



# RADIO AMATEŘ

ROČNÍK 1.

PRÍLOHA 6. CÍSLO „NOVÉ EPOCHY“ II.

CÍSLO 4.


## Čtyřlampový sesilovač vysokofrequentní.

Sděluje inž. Fr. Štěpánek.

Ohromný zájem, vzbuzený našim návodem na jednolampový přijímač s heterodynou clvkou, pobízí nás, abychom ihned počali s otiskováním druhého návodu na dokonalou přijímací stanici čtyřlampovou, vysokofrequentní.

Abychom usnadnili všem našim domácím pracovníkům rozhodování o typu přijímače, pro jehož zhotovení by se měli rozhodnouti, uvádíme ihned charakteristiku této stanice.

můžeme snadno nahradit odpory tuhovými, které stojí pár haléřů; 16 nožiček pro lampy à 2 Kč (můžeme zhotoviti z drátu za pár haléřů); kousek ebonitové isolační trubky, kousek ebonitu na můstek odporový, řekněme 10 Kč; plech a knofliky na kompensátor Kč 8—; anodová baterie pokud ji nemáme již zhotovenou (suchá) 65— Kč; žhavict akumulátor ca 90—150 Kč; rámová antena již popsána nebo lépe antena zevnější (drát na

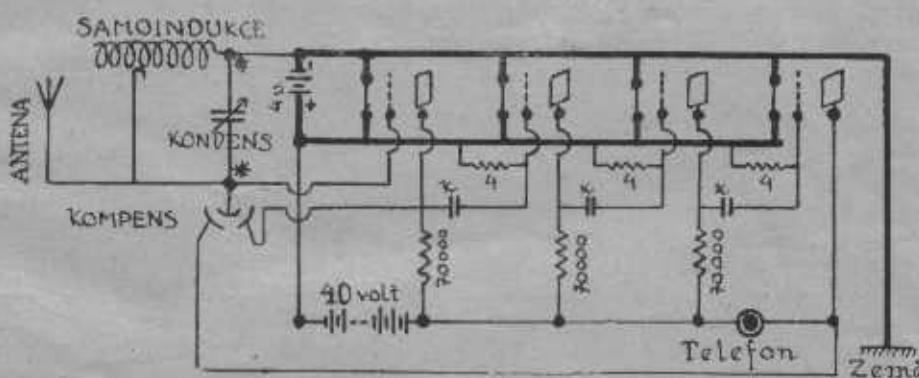

Obr. Schema spojení 4-lampového vysokofrequentního sesilovače.

Čtyřlampový sesilovač vysokofrequentní je dnes jedním z nejjednodušších a nejlegantněji řešených nejcitlivějších přijímačů. Našim zkušebním přístrojem byly při pokusech zchlycovány radiografické zprávy většiny evropských stanic; radiofonické koncerty naší vysílači stanice na Petřině byly slyšeny v Plzni, v Brně a jinde. Současně byly přijímány radiofonické zprávy z Königswurtenhausenu na vzdálenost 600 km!

A nyní jaká je cena všech součástek k němu potřebných: 4 lampy audionové à 65 Kč; měnlivý vzduchový kondensátor asi 50—60 Kč; 6 odporů silicových à 15 Kč, tyto však

tuto stojí asi 25 Kč železný poměděný nebo 70 Kč měděný, isolátory asi 8 Kč). Chceme-li mít velmi elegantní uspořádání ve skřínce, přistoupí k tomu ještě cena skřínky 20—30 Kč. Celkem tedy počítajme s nákladem 500—az 700— Kč za dokonalou přijímací stanici.

Abychom vyhověli žádostem četných radioamatérů začínáme se schematem celého spojení popisované stanice.

Ti, kdož mají již určitou praxi radioamatérskou, mohou si přijímač sestavit již na základě tohoto schématu, které naznačuje jak připojení na venkovskou antenu, tak i na antenu rámovou, která se připojí na \* ozna-

čené spoje. Kondensátor věpnutý do přijímačního okruhu musí být měnlivý vzduchový o kapacitě alespoň 1000 cm. Velikost odporu je naznačena, 3 jsou po 70.000 ohmeh, 3 po 4 milionech ohmů; malé kondensátorky mají kapacitu asi 0.00005 mikrofaradu (viz dále).

Přistupme k popisu zhotovení stanice. Nejprve si

zhotovíme podstavec pro lampy (obr. 2).


Tvoří jej tvrdé, sušé prkénko asi 1 cm silné, alespoň 2 hodiny využené v parafinu. Vyvaříme až po navrtání otvorů pro nožičky, aby mohl pa-

rafín lépe proniknouti do dřeva. Nožky na audiony můžeme zhotoviti buď z drátěných spirál, jak již bylo popsáno, nebo k tomu účelu použijeme vzhlednějších a lepších speciálních nožiček, zobrazených v obr.

3. Nožičky ty jsou zhotoveny z mosazi a opatřeny jsou na spodu závitem  $\frac{1}{8}$ . Mají oproti spirálovým tu výhodu, že je lze ještě izolovat od podkladu, což zaručuje stanici mnohem větší citlivost. Isolace ta se provádí jednak podložkami - p<sub>1</sub> a - p<sub>2</sub>, jednak gumovou trbičkou - g - navléknutou na nožičku. Na spodu se násadí kovová podložka - p<sub>3</sub> - a utáhne matičkou - m -; připojení drátů se stane pomocí druhé matičky našroubované na šroub - s -, tvořící spodek nožičky - n -. Tím je nožička dokonale izolována od prkénka - a -. Laboratoř Radioamatéra dala zhotoviti větší počet těchto nožiček, aby mohla vyhověti všem amatérům, kteří by si je přali (viz insert).

Prkénko použité k tomuto účelu bude 6 cm široké a 28 cm dlouhé. Poněvadž maximální průměr audionových lamp je 55 mm,


počtem s vrtáním otvorů pro jednotlivé sady od prostředka délky prkénka na obě strany. Otvory vrtáme podle rozchodu nožiček na lampách, dbajíce, aby anodové přívody byly všechny směrem vpravo. Obr. 4. znázorňuje ve skutečné velikosti normální rozchod nožiček, a dle tohoto nákresu můžeme také jednotlivé sady vrtati. Sfedy otvorů si nejlépe přeneseme na průhledný kopirovací papír a odpichujeme středy sad 55 mm od sebe. Abychom vrtali dobře, a aby se nám vrták nesmeknul, naznačíme si nejprve délky "důlkařem" a pak vrtáme

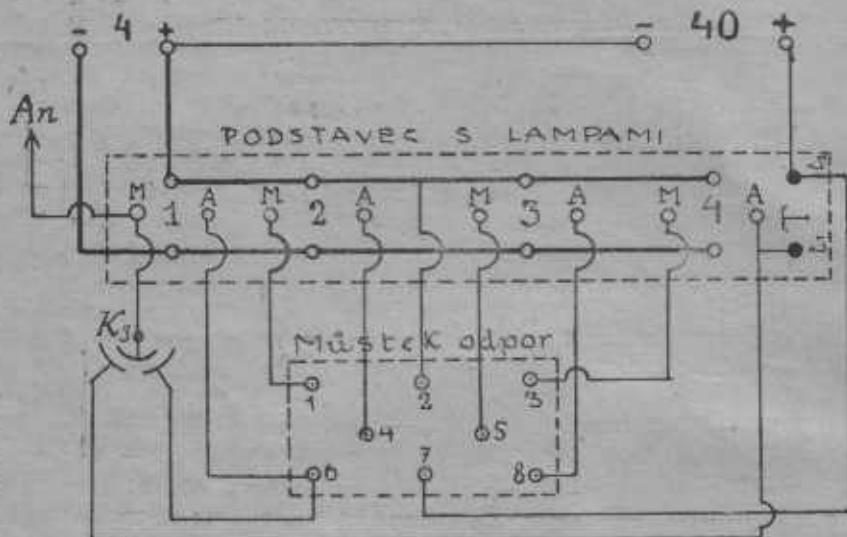

Obr. 2. Schéma připojení podstavce s lampami na odporový můstek.

me 6 mm spirálovým vrtákem pěkně kolmo k ploše prkénka.

Ten, kdo by chtěl montovati celý přijímač do elegantní skřínky, najde dále potřebné údaje o rozměrech, včetně pak zastupuje úlohu popsaného právě prkénka — práce je celkem taž. Doporučujeme však všem amatérům, aby první montovní pokus učinili mimo skříňku a teprve vyzkoušený přijímač vmontovali do skřínky. K pokusům se toto uspořádání hodí nejlépe, ostatně zaujmá velmi málo místa.

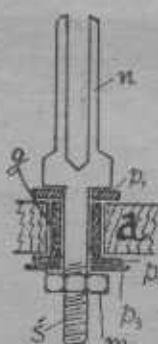

Obr. 3. Nožička pro audion.

Když máme namontovaný nožičky pro audiony, připevníme na pravou stranu prkénka svorky pro telefon, na levou stranu dvě svorky pro přívod proudu žhavici batterie. Poněvadž speciální telefonní sluchátka, která musí mít velký odpor ohmický (ale ne z odporného drátu jak by se někdo mohl domnívat!), bývají opatřena normálnimi zásuvkami, zhotovíme telefonní svorky v podobě zásuvky, které umožňují snadné zapínání i vypínání telefonu, jakož i jeho polohování.

(Pokračování.)

## Z C E L É H O S V Ě T A.

**Zaostalost.** Dne 10. listopadu byl mi policejním ředitelstvím doručen výnos č. j. 23.447 S. II. následujícího obsahu:

Zemská správa politická v Praze sdělila sem výnosem ze dne 8. listopadu 1922 č. 2-A 6712 až 22 č. z. sp. p. 403632, že ministerstvo vnitra výnosem ze dne 4. listopadu 1922 č. 83282/6 22 nevzalo na vědomí oznámení inž. F. Štěpánka v Praze III., Lázeňská ul. č. 6, a soudruhů o zamýšleném utvoření spolku „Radioklub čsl.“ se sídlem v Praze, poněvadž ustanovení čl. 2. a 3. předložených stanov, podle níž zamýšlí spolek organizovat službu vysílání, zřizovat vysílací stanice, experimentální dílny a kurzy a školy za účelem výcviku zkoušených radiotelegrafistů, jakož i vysílat zprávy radiotelegrafické nebo radiotelefonní, přiči se právnemu rádu, neboť zasahují do telegrafního regálu přísl. šejficiho státu podle dekretu dvorní kanceláře ze dne 25. ledna 1847 a podle zákona čl. XXXI. z r. 1888. O tom se Vám dává věděti.

Za policejního presidenta:  
podpis nečitelný.

Tedy zasahování do regálu z roku 1847 je přičinou, proč u nás nemá být povolen Radioklub. Zdá se tedy, že boj naš se stárem zakazem není ještě u konce. Nu nevadí, co by šlo hladce, nevzbudilo by tolik rozruchu jako to, co půjde pomalu a půjde přece. Chci tu jen připojiti pář poznámek jednak pp. u ministerstva, jednak pro naši veřejnost.

Předně neznámý nám referent v ministerstvu vnitra asi neví, že v cizině, ve Francii, Anglii, Americe, Belgii, Itálii a j. existuje celá řada podobných klubů a že vždycky se vysílání atd., krátce to, co namítá z § 2. a 3. stanov, děje ve srozumění s příslušným „regálem“ tedy u nás by se to dělo s ministerstvem pošt a telegrafů, jak může dosvědčiti pan vrchní stavební rada Strnad, s nímž jsem o věci předběžně jednal, a který přislíbil svou účinnou pomoc.

Ale regál dvorní kanceláře z roku 1847 je zsi silně zanesen téměř stoletym prachem a neví nic o nových ustanoveních v cizině. Bude jej třeba trochu provětrat, neboť páchne plesnivou zaostalostí.

Druhá věc: stát sám jak se stanoviska národnohospodářského, tak i vědeckého můž by mít zájem na zamýšleném podniku budoucího Radioklubu, na utvoření školy pro

radiotelegrafisty, na pořádání kursů a praktických přednášek. Alespoň ministerstvo národní obrany uvítalo tento záměr přímo nadšeně, neboť při příštích odvodech bude mít pro s e radioroty již výběr dobrých a zpracovaných radiotelegrafistů a nebude musit pracně prodélávat výcvik s rekruty.

Jiná věc: v novinách se objevují zprávy, že ministerstvo pošt bude o věci velmi pečlivě uvažovati, poněvadž prý v cizině množstvím stanic byl způsoben úžasný chaos. To mohl napsati — podle mého — neinformovaný novinář, který dobře nepochopil výklad odborníků v ministerstvu — aneb se tu jedná o zúmyslnou mystifikaci, která má omiloviti liknavé a hr. zně půmalé rozhodování úřadů. Vezměme si za příklad nám nejbližší přátelecký stát, Francii: tam bylo nutno do nedávna žádati o povolení přijímací stanice a dnes postačí na jednoduchém formuláři, který dodá kterýkoliv z 45 radioklubů francouzských, ohlášiti, že si radiostanici zřídíte a dost. To stačí. K vysílání třeba podobného ohlášení již podrobně říšo: stanice vysílací podléhají schválení a zdanění dle vysílací energie.

Chodíme-li pro jinou moudrost — a speciellě v radio — do Francie, studují-li tam naši odborníci, objednávají li se tam přístroje pro pošty (stanice v Poděbradech) i M. N. O., netápejme dlouho v tomto ohledu a sledujme i zde tento příklad Francie.

A proto budeme rekurovat proti zminěnému výnosu, jímž se „nebere na vědomí“ zpráva o zamýšleném založení radioklubu a doufáme pevně, že se nám podaří přesvědčiti vládní kruhy o tom, že je nutno jít s pokrokem přes všechny dvorními kancelářemi puncované regály z roku 1847.

Na jedno chceme ještě upozornit naše kruhy národnohospodářské a průmyslové: Jak jsme již psali a jak se může každý přesvědčiti nalézá v Americe na 12000 firem, ve Francii na 1000 firem, v Anglii na 800 firem a továrem obživu ve výrobě a prodeji radiopřístrojů a jen takovou soutěží lze docílit levných cen všech amatérských i profesionálních stanic. Zásadu tu musíme bránit i u nás o prohlašujeme tedy jménem celé řady již se přihlášivých obchodníků a výrobců, že budeme bojovati proti zamýšlenému monopolisování radiotelegrafie a radiotelefoni soukromě ve prospěch jedné z velké části cizím kapitálem súčastně společnosti. Došlechli jsme

totíž, že stanice soukromé budou povoleny jedině těm, kdož si zakoupí přístroje u jisté společnosti! To je přece čistě nemožné, když víme podle naší zkušenosti, že každý přístroj od této společnosti přijde o 100—200%, dráze než jinde. Takové rozhodnutí bylo bysto zlomiti u nás krk celému radioamatérství, a proto proti němu bude protestováno.

Doufejme, že vedoucí kruhy vládní pochopí snahy našich amatérů a budou postupovati benevolentněji než dosud postupovaly, hlavně pak, že si uvědomí, že celé podnikání Radioklubu bude se diti v spolupráci se státem, pro jeho zdar, pro národnohospodářské a kulturní posilení a osamostatnění.

Nyni jsou radioamatérů (pokud se již předběžně přihlásili) sta, pak jich budou tisice. A jménem těch všech mluvím.

Inž. František Štěpánek.

**Američtí amatéři budou opět vysilati přes Atlantický ocean za účelem pokusu a sice, jak oznamuje Wireless Age v době od 12. do 13. prosince 1922. Bude to již třetí rada pokusů toho druhu. Když asi před rokem zjistili anglickí amatéři, že slyší některé americké amatérské vysilaci stanice, napsal anglický časopis, že to jest poněkud špatně uvažená strava pro střízlivý evropský žaludek, než aby ji bylo možno strávit. Aby dokázal pravdivost tvrzení anglických amatérů vypravil se člen americké ligy amatérů do Anglie se zvláště citlivým přijímačem pro tent účel výhradně zhotoveným (přijímač obsahoval 9 lamp). A výsledek jeho cesty potvrdil zplna to, co se zdalo některým těžkou stravou. Byla slyšena velká řada stanic, i takové, které používaly jen padesát wattů v anténě. Přijímací stanice mr Godley-e, tak se totíž onen pán z americké amatérské ligy jmenoval, byla umístěna u města Adrossanu ve Skotsku.**

Oznamované pokusy budou rozděleny tak, že prvních deset dní budou vysílati američtí a kanadští amatéři svoje signály k záznamu v Evropě. Ty stanice z amerických a kanadských, které docílily Evropě nejlepších záZNAMŮ, budou potom určeny k přijímání vysílačů evropských amatérů. Tyto pokusy budou první příležitosti pro americké amatéry, aby ukázali svoji dovednost v přijímání amatérských signálů přes Atlantik. Jako úspěch docíleny předešlymi transatlantickými zkouškami pokládá A. P. R. L. (americká liga

radio amatérů) povolení, udělená americkou vládou k amatérskému vysílání, zatím co britské ministerstvo pošt dalo zvláštní povolení Bezdrátové Společnosti v Manchesteru (Wireless Society) užívat 1.000 wattů netlumeně za účelem navázání amatérské korespondence s amatéry Spojených Států. Američtí a kanadští radioamatéři hledí k nastávajícím pokusům velice optimisticky, protože jak již bylo zmíněno Paul F. Godley slyšel stanice, které užívaly daleko menší energie, nežli jest ona, již bude vysílati amatérská stanice anglická. Rada předběžných zkoušek k posouzení, jaký asi úspěch kyne americkým a kanadským amatérům v závěrečné soutěži byla podniknuta od 26. října do 3. listopadu. Stanice která chce dosáhnouti kvalifikace k oficiálnim zkouškám, musí prokázati dosah působnosti nejméně na 1.200 mil (téměř 2.000 km). Vysílání děje se podle dozorčích okresů (Spojené státy jsou rozděleny na okresy, takže dle značky vysílaci stanice poznáte z kterého kraje signál přichází) a v době, kdy vysílá jeden okres musí být v ostatních okresech amatéři zlucha. Čas vysílání jest od půl desáte do půlnoci (dvě a půl hodiny) podle středního amerického času. Každý okres má povolenlo patnáct minut. —čka.

**Pozn. redakce.** — Je vskutku škoda, že pomalost rozhodování našeho ministerstva pošt a telegrafů nedovoluje našim amatérům súčastnit se tohoto významného podniku, který by značně přispěl k popularisování známosti o našem mladém státě v Americe. Doufejme však, že přec jen nevyjdeme úplná na prázdro. S vysíláním to ovšem přijde zlězka: ale pokud jsme mohli zjistiti přec bude několik stanic, které budou vysílati přesně 200 metrové netlumené vlny a to již předběžně, aby si alespoň tajni amatéři mohli zařídit a upravit své přijímací přístroje k poslouchání těchto poměrně krátkých vln. Bude to asi továrna „Elektra“ (Hloubětin, energie v anténě 60 wattů, pak i česká technika, meteorologický ústav továrna Telegrafie a j.).

**Oprava:** Do tabulky Morseovy abecedy vložila se chyba. Správně má v 9 řádce býti vytisknuto: y - - - z - - -, což si každý lask, oprávi. — Ve článku „Koncert pro 500.000 lidí“ bylo chybě vytisknuto, že v závěrečném koncertu byla přednesena Pathetická sonata. Správně mělo státi Pathetická symfonie od Čajkovského.