

RADIO AMATEŘ

ROČNÍK I.

PRÍLOHA 7.—8. ČÍSLA „NOVÉ EPOCHY“ II.

ČÍSLO 5.—6.

Čtyřlampový sesilovač vysokofrequentní.

Sděluje inž. Fr. Štěpánek.

Věc je snadná. Dva 20 mm dlouhé kousky mosazné trubky o vnitřním průměru 4 mm, na které přiletujeme na jednom konci v prodloužení šroubek do dřeva, a které zavrtáme do prkénka na vzdálenost 20 mm, nám postačí. Ovšem zase je lepší isolovat je tak jako nožičky. Zásuvky tyto se spodkem upraveným jako nožičky, lze také obdržet v laboratoři Radioamatéra. Tím jsme s úpravou podstavečku, který opatříme na spodu 4 isolujícími nožkami (ebonit, skleněné isolátorky atp.), hotovi a přikročíme k nejdelenější součásti našeho přijímače, k zhotovení odporového můstku.

Odporový můstek dle konstrukce francouzského konstruktéra Franka Duroquiera je geniálním kouskem jednoduchosti. Doporučujeme jej zhotovit na ebonitové destičce, ač za určitých okolností pracuje dobré i na prkénku, opět dokonale v parafinu vyvařeném. Odopy jsou zde tuhové, dosti delikátní, tam, kde se jedná o naprostě dokonalý přístroj, nutno užít odporů silitových. O tom však dále, zatím nám postačí úplně odopy tuhové.

Ebonitová destička 3 mm silná má rozměry 50×90 mm

a je opatřena otvory pro 8 svorek. Svorky mohou být buď obyčejně $\frac{1}{4}$ " šroubky (mosazné) s 2 matičkami, nebo svorky přístrojové, prve však úplně postačují a jsou levnější.


Destičku opatříme 8 otvorů jak naznačeno v obr. 5. Vzdálenost otvorů ($\varnothing 3$ mm) 1—2, 2—3, 6—7, 7—8 obnáší 40 mm; vzdálenost 1—6, 4—5, 3—8 jen 35 mm. Když jsme vyvrtili otvory (pozor! ebonit snadno praská), je dobré předvrati otvory slabým svídfík-

vým vrtáčkem, ebonit zahřátí nad lichovým plamenem až zmékne a pak vrati teprve spirálovým 3 mm), zdrsníme celý hladký povrch destičky jemným smirkovým papírem (č. 00 neb 000) a to ve směru podélném. Potom měkkou tužkou (alespoň číslo 1 nebo ještě měkčí) nanesememe kolem otvorů malé plošky v rozmezí 1 cm² silně tuhou.


Kondensátory k_1 , k_2 , k_3 jsou staniolové se slídovým dielektrikem. Zhotovíme je z pásků staniolových, jichž si nastříháme ihned 12 a to rozmeru 30×10 mm. Připravíme si též 9 listků slídových, velmi tenkých, 25×20 mm. Skládání kondensátorů je snad každému známé a není nikterak obtížné. Otvory prostrčíme zdola šroubky a klademe sřídavě polepy a slídu. Do staniolových pásků prostříhne na $\frac{1}{2}$ cm od konce 3 mm otvor, aby šly navlékat na šroubky. Vezměme tedy na př. kondensátor k_1 :

Na šroubek 1 navlékneme 1. staniolový pásek, ten pokryjeme slídovou destičkou; na šroubek 6 navlékneme 2. pásek, takže se kryje částečně s páskem 1. jsa od něho oddělen slídou.

Přiložíme 2. slídovou destičku a na svorku 1 navlékneme 3. pásek, přikryjeme 3. slídovou destičku a na svorku 6 nasadíme posléze 4. pásek. Pak na svorky navlékneme mosazné podložky a uťhneme dobré matičkou, dávajíc pozor, aby se listky staniolové neposunuly a nezohýbaly. Chceme-li, aby kondensátor lépe držel, můžeme místo posledního (horního) 4. pásku staniolového dát tenkou destičku plechovou (0,2—0,3 mm silnou) z tvrdého mosazného nebo jiného nemagnetického plechu, rozměr

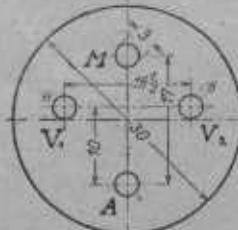

Obr. 4. Rozchod nožiček audionu.

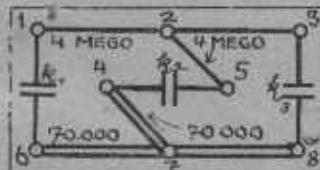

Obr. 5. Odporový můstek.

její je stejný jako staniolu, jenže pružnosti svou drží kondensátorek lépe pochodemadě.

Tak zhotovime i oba druhé kondensátorky k_2 , k_3 . Pak přistoupíme k zhotovení odporu, práci to již delikátněji. Ten, kdo má snad přesný miliampmetr, bude mítí práci snadnou, neboť při použití 70 voltové baterie může změřiti intenzitu procházející načrtnutým tužkou odporem: obnáší pro odpor 70.000 právě 1 miliamper, pro odpor 4 milionů ohmů $\frac{1}{10}$ miliamperu. Ale my budeme dělati odpory zkusmo a půjde to také.

Odpory po 70.000 ohmeh tvoří nám takové pásky, nanešené měkkou tužkou mezi dríve již nanešenými 1 cm² měřicimi tuhovými čtverečky. Pásy ty měříci mezi svorkami 6—7 a 7—8 vlastně 30 mm délky (s každě strany po 5 mm úbytek pro tuhový čtverec) budou asi 1 cm široké. Pásek 4—7, který je pro svou šíkmou polohu kratší, bude poměrně užší.

Odpory po 4 milionech ohmů budou tvořeny stejnými nánosy tuhy, širokými jen 1 mm (odpor 2—5 zase tenčí). Pásy tuhové nesmí být nanášeny příliš tlusté, ani nesmí miti světlá místa; nutno zde nanést pokud možno stejnomořennou vrstvu. Proto musí být povrch ebonitu sice zdrsněn, ale velmi jemně, aby snad rýhy nepřerušovaly souvislost vrstvy.

Když jsme nanesli tyto odpory sfoukneme přebytečnou tuhu, opravíme je ještě a pak opatříme otvory 2, 7 svorkami nebo šroubkami, které za účelem docílení dobrého kontaktu podložíme kotoučky (\bigcirc 8 mm) z několikrát složeného staniolu v rozměru obyčejných podložek, kterými staniol pokryjeme.


Spojení odpovídového můstku s lampami a ostatními přístroji je naznačeno v obr. 2 dosi zřetelně, abychom se o něm nemusili dlouho řídit. Podotýkáme jen, že spojení musí být krátká, ze silnějšího drátu (0,8 až 1,0 mm) nejlépe gumou izolovaného, a nesmí se navzájem dotýkat. Všechny svorky musí být dobře uzařeny. Můstek je dobře při ex-

perimentování podložit skleněnou deskou, aby byl od stolu izolován.


Další součástkou naší stanice je 3-deskový kompensátor obstarávající spojení jednak mezi mřízkou 1. lampy a anodou 1. lampy (spojení pro telefonii), jednak spojení mezi mřízkou 1. lampy a anodou 4. lampy pro příjem vln tlumených. Zhotovime jej podobně jako jsme dělali popsány kondensátor. Průměr kotouče z 1 mm zinkového nebo hliníkového plechu, budí 55 mm; kotouč ten rozdělíme na $\frac{1}{4}$, z nichž 2 namontujeme na prkénko pevně, třetí $\frac{1}{4}$ pak otáčivě na osu, již opatříme nejlépe knoflíkem z tvrdé gumy. Jeden z pevných segmentů se spojí se svorkou 6 na odpovídajícím můstku, druhý pevný s nožičkou od anody 4. lampy. Otáčivý segment se spojí s nožičkou od mřízky 1. lampy. Místo tohoto kompensátoru můžeme též použít malého kondensátoru, popsánoho při stanici jednolampové, jenže v tom případě musíme

přepínati pevnou desku buď na svorku 6. odpovídajícího můstku pro příjem telefonicky; pro příjem vln tlumených nutno ji spojiti anodou buď 2. nebo 4. lampy. Uspořádání trojdeskového kompensátoru je zvláště pro vestavění do skřínky mnohem pochopitelnější, a je vidno na obr. 6.

Další součásti je vzduchový kondensátor. Tam, kde se bude přijímati na antenu zevnější, a bude po ruce samoindukční čívka, postačí velký kondensátor od stanice jednolampové, doporučujeme však použití většího, několikadeskového kondensátoru, který si také snadno zhotovíme. Za jediný, pro domácí zhotovení vhodný materál, označuji plech zinkový $\frac{1}{4}$ mm nebo hliníkový 1 mm silný, každý jiný plech svou pružností vadí radioamatérovi ve vyrovnaní plechů po stříhaní poněkud zohýbaných. Vůbec stříhaní plechů je delikátní prací celé operace, neboť zohýbaný plech se nikdy dokonale nevyrovná a složení kondensátoru dá pak mnoho práce. Nejlépe se pro tento účel ovšem hodí plechy

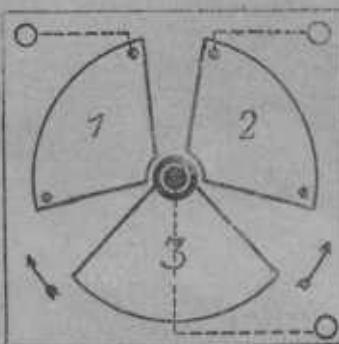

Obr. 6. Kompensátor.

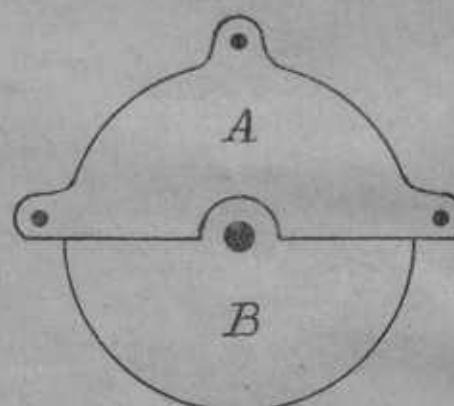

Obr. 7. Desky vzduchového kondensátoru.

speciálně ražené, které jsou dokonale rovné a dovolují zachovat až jen $\frac{1}{8}$ mm mezeru mezi sousedními plechy. Plechy takové jsou k dostání v laboratoři „Nové Epochy“ za levnou cenu spolu s potřebnými nosničkami, vložkami atd.

Nejprve si tedy vystřihne- me 10 destiček pevných „A“ dle obrázce 7. Rozměr volime dle potřeby, pro naš účel stačí poloměr 40 mm. Pak vystřihne- me 9 destiček „B“ pro otáčivou polovinu konden- sátoru.


Předpokládajíce u našich pracovníků již jistou zručnost, nebudeme se zdržovatí příliš detailním popisem složení kondensátoru, ale odkazu- jeme je na obrázek 8, kdež vidí celkové uspořádání. Desky pevné „A“ jsou sepnuty 3 sloupky s matičkami. Na spodu je ebonitová destička, do které zapadne osa otáčivé poloviny, takéž nahore. Jednotlivé desky jsou od sebe drženy vlož- kami 2 mm silnými, takéž desky otáčivé poloviny, navléknuté na jedné tyčince — ose. Střední osu opatříme ebonitovým knoflíkem. Tato polovina tvoří jeden polep, pevná druhý polep kondensátoru, tedy zřejmo, že se desky ne- měj nikde navzájem dotýkat, ale desky otáčivé musí bez dotyku rocházeni mezerami mezi deska- mi pevnými. O výpočtu těchto

condensátorů se zmíníme jindy. — Pro život audionových důležitou součástkou je regulační reostat, do- lující přesné regula- ci napětí. Poněvadž zhotovení takového reo- statu je běžnou am- skou prací, zobrazu- jeme jen jeho celkový sled, podotýkajíce, že na zhotovení spirály z 10 m chromnicklo- ho drátu $\varnothing 0,3$ mm. Reostatem tímto regu- liujeme žhavici napětí, neboť jinak běhou lampy za své a mimo to pěstíme zhoršujeme výkonost. Osa reostatu je opatřena stejným ebonitovým knoflíkem a ručičkou jeho


kondensátor a kompenzátor. — Tim jsme hotovi se všemi součástkami pro příjem na rámovou antenu, celkové spojení je zobraze- no v obraze 1. Pro volnou antenu, s níž jsou ovšem mnohem lepší výsledky, musíme zhotovit ještě samoindukční čívkou.

Čívka samoindukční (obr. 10) zhotoví se snadno. Z prkénka 1 cm silného vyříz- neme lopenkou dva kotoučky 10 cm v průměru — ty bu- dou sloužit za čela lepen- kového válečku 25 cm dlu- hého, který si snadno opa- tříme hotový nebo prostě zhotovíme z dlouhého pásu papíru, navinutého na válec o 10 cm v průměru. Vinouti můžeme i přímo na čela na- klízený papír. Pak si opatříme dvě čela, prkénka čtvercová, o hranci 12 cm, mezi něž se válec upěvní pomocí šroubků, zasahujících skrze zevní čela do dřevěných kotoučů, na které jsme kartonovou trubku přiklizili.


Trubici našelakujeme a pak vi- neme od kraje závit na závitu drátem 0,8 mm izolovaného hed- vábí, bavlnou nebo emailem. Vejdě se jej na čívku asi 80 metrů. Oba konce drátu vyvedeme čely a připojíme na do čel zašroubované svorky. Drát 2krát našelakujeme, aby lépe držel nebo na- třeme roztopeným, hezkým teplym parafinem; u drátu emailevového

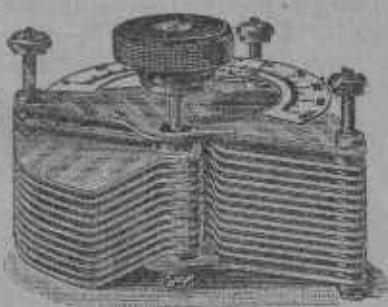

Obr. 8. Vzduchový kondensátor.

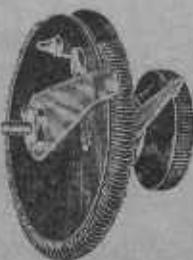

Obr. 9. Reostat pro regu- laci žhavícího napěti.

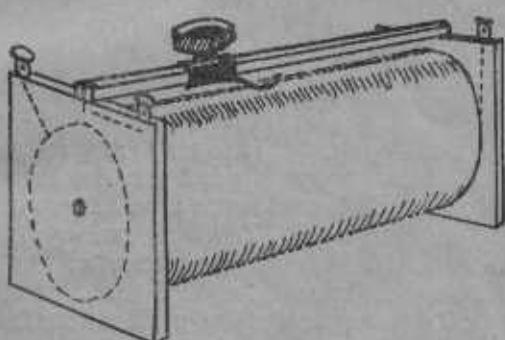

Obr. 10. Samoindukční čívka.

toto odpadá. Pak musíme zhotovit „běhou- plní“ libovolný počet závitů čívky. Opatříme si mosaznou tyčinku čtvercového průřezu, o hranci 4–5 mm, 27 cm dlouhou. Tuto na koncích provrtáme a připevníme na čela po- mocí šroubek; na jed- né straně spojíme se zvláštní svorkou. Po této tyčince lze posu- novat jazyčkový doteček, opatřený nahore eboni- tovým knoflíkem. Jazy- ček zhotovíme z tvrdé- ho, pružného mosazného plechu 0,3–0,5 mm silného.


(Dokončení).

Jak si zhotovím dobrou antenu.

Dříve než příkročím k popisu nejjednodušší a nejlevnější přijímací stanice s krystalovým detektorem, hodlci se jak pro přijímání radiotelefonie, tak i časových a meteorologických signálů, popíši velmi důležitou součástku všech radio stanic — antennu.

Abychom dosáhl dobrych výsledků ať s přijímačem jednoduchým nebo již složitějším, musíme hlavní péči věnovat sestavení antény.

Antény radiotelegrafických stanic mají různé tvary, které jsou určovány jednak účelem stanice a okolnostmi, které působí při stavbě a při sestavování rozpočtu. Dle zkušenosti má být vzdálenost drátů od sebe nejméně jednu padesátinu jejich délky. Délka drátů řídí se okolnostmi. Vyšší a delší anténa má lepší účinnost. Pro naši stanici by nejlépe vyhovovala anténa dlouhá asi 30 m a napojená ve výši asi patnácti metrů nad travnatou půdou. Instalujete-li anténu ve městech, hledíte, aby anténa byla napojena mezi domy tak, aby pod její vodorovnou částí byl

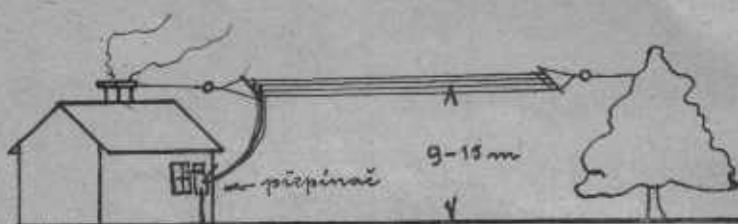

Obr. 1. Celkový pohled na antenu.

nejméně jednu padesátinu jejich délky. Délka drátů řídí se okolnostmi. Vyšší a delší anténa má lepší účinnost. Pro naši stanici by nejlépe vyhovovala anténa dlouhá asi 30 m a napojená ve výši asi patnácti metrů nad travnatou půdou. Instalujete-li anténu ve městech, hledíte, aby anténa byla napojena mezi domy tak, aby pod její vodorovnou částí byl


novaného nebo galvanicky poměděného drátu. Drátů železných možno užít, jsou-li opatřeny vrstvou nemagnetického kovu a užívá se jich obvykle jako provisoria na krátkou dobu. Drátů se zpravidla užívají holých.

Použijete-li na antenu aluminium nebo zinku musíte veškerá místa, kde dráty navzájem spojujete, pečlivě oškrábat a obalit gumovanou isolaci páskou, abyste zamezili přístupu vlnnosti. Tohoto opatření jest třeba proto,

poněvadž se povrch drátů pokrývá oxydy, které jsou potom těžko překročitelnou překážkou pro slaboucké proudy, jež vzniknou dopadem vln na antenu.

Pro naši anténu bude jako materiálu nejsnáze získatelného a dobře vyhovujícího užito mědi nebo fosforové bronz, jaké se užívá na telefonní vedení. Drát průměru 1,5—2 mm. Spojení drátů nejlépe provést zakroucením drátů a spojením onoho místa pájkou bez kyseliny.

Kdežto vysílač antény musí být pečlivě

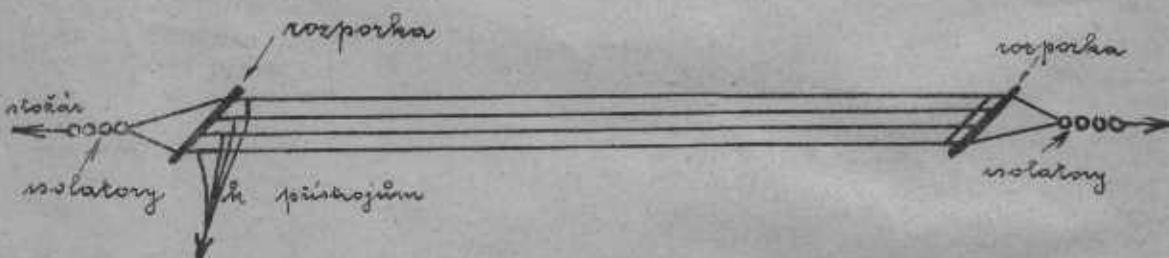

Obr. 2 Závěšení a uspořádání t. zv. lodní antény.

dvůr. Anténa v tomto případě musí být napojena nad domy tak, aby na všechny strany byl od ní volný rozhled k obzoru. Blízkost a velikost kopcovů seslabuje možnost přijímání radiovým ze směru v němž kopec leží. Naše anténa bude sestávat se čtyří drátů, které budou od sebe vzdáleny vždy 60 cm a v této vzdálenosti budou udržovány rozporkami, vzpěrami. Jako rozporky budou nám sloužit dvě latě něco přes 1,80 m dlouhé (obr. 2). Dráty, kterých použijeme na antenu mohou být z aluminium, mědi, bronce nebo železného, poci-

isolovány, není to tak hrozné s přijímací anténou. Jako isolátory nejlépe užít porcelán a sice t. zv. řetězových isolátorů nebo ořechů. Také jest možno užít porcelánových kladek, jakých se užívá ku podkládání rozvodních desek. V krajním nedostatku všeho podobného poslouží dle Duroquiera čistá láhev od sodovky nebo od piva (obr. 4). Užijeme-li kladek nebo ořechů porcelánových spojujeme zpravidla tři nebo čtyři pomocí drátu v řetězec. Na konec řetězce upevníme anténu a na druhý konec závěsný provazec. Anténu

hotovo: zavěšujeme buď na starý nebo jedním koncem na domovní komín nebo sloupek upevněný na střeše a druhým na stožár, na stranu, na tovární komín, případně oběma konci na stromy zkrátka dle možnosti a okolnosti, jež jsou dány místem, v němž antenu zřizujeme. Vždy ale hledáme, aby jak už bylo podotknuto, pod antenou byla prohlubeň a aby antena a konce antény byly dle možnosti dál od kovových nebo vodivých předmětů spojených přímo se zemí, jako jsou kovové střechy, kovové tyče na které byste hodlali antenu zavěsit a konečně stromy.

Ony čtyři podélné dráty, z kterých jsme utvořili vodorovnou část antény, spojíme vodivě na obou koncích příčními dráty a z jednoho či druhého konce případně z prostředka odbocíme drážku přístrojům přijímacím. Svodič má být sveden pokud možno přímo z antény k místu, jímž vstupuje do budovy a odtud, minuv uzemňovací přepinač, veden k přístrojům. Je-li veden podél domovní zdi, má být od této aspoň půl metru vzdálen. Antena zavěšená ve vzduchu je nejen přijímačem vln, ale také hromosvodem a proto jest nutno se postarat vzhodným zařízením, aby ji bylo možno uzemnit, blíží-li se bouře a také v létě, jakmile přestaneme přijímati ihned ji musíme uzemnit, abychom na to nezapomněli. To jest jaksi stinná stránka vzdušných anten. Blízkost bouře se projevuje vždy v telefonu přijímače nepravidelnými zvuky, podobnými skřipotu, syčení nebo bubnování,


jako bychom broky sypani do nějaké bedničky, jindy zase, je-li bouře vzdálenější, máme dojem jako když šramotí brouci, babky, uzavření v krabičce. Jednotlivé blesky se vyznačují krátkým lupnutím nebo krátkým sykotem v naslouchátku. Tyto zvuky jsou jmenovány parasyti nebo statickými či atmosférickými výboji a dle sily jejich lze často předpověděti bouřku den předem. Ochranné zařízení proti nebezpečí úderu blesku sestává z přepinače nejméně na 100 ampérů při 250 voltech a uzemňovacího drátu v průměru aspoň 16 čtverečních milimentrů, který jest dobře uzemněn připojením na vodovodní potrubí nebo sveden

k měděné či zinkové desce 1 m², uložené do studny, potoka nebo aspoň zakopané hluboko do země, aby zasahovala ve vrstvu stále vlhké země. Deska uložená v zemi se obkládá dřevěným uhlím. Vyhovujícího uzemnění dosáhneme též, zakopeme-li nebo zatlučeme-li železnou rouru asi 3 palce v průměru a 4–5 metrů dlouhou, kterou jsme v její dolní polovině opatřili ve stěně navrtanými otvory. Na onu trubku připájíme nebo přinýtujeme uzemňovací drát a do trubky, jež konec jsme nechali vyčnívat trochu nad zemí, doléváme občas vodu, aby se kolem trubky utvořilo vodivé okolí. Ve městech a na venkově, kde stává hromosvod, připojíme uzemňovací drát jednoduše na hromosvod, ale spolehlivě buď připájením nebo dobrou šroubovou spojkou. Špatně uzemněná antena je nebezpečím pro objekt právě tak jako špatně uzemněný hromosvod. Přepinač, kterým připojujeme antenu na zemi, umisťujeme vně budovy na místo snadno přistupném, nejlépe u okna, jímž svádíme drát ku přijímacímu přístroji. Uzemňovací drát má být sveden přímo k zemi bez ostrých záhybů a má být veden vně domu.


Jinak uzemnění, kterého potřebujeme od přístroje přijímacího možno provést slabším drátem, který připojujeme ve městě na vodovodní potrubí nebo na rouru ústředního topení nebo plynu (poslední dva druhy uzemnění jsou méně dobré). Jinak, je-li nám to příhodnější, připojíme drát od přístrojů pod zmíněným přepinačem na uzemňovací drát nebo bleskovod.

Ještě slovo o tak zvaných antenách vnitřních. Tyto anteny uspokojují vždy jen částečně a mohou být umístěny nejsípše

pod dřevěnou nebo lepenkovou střechou. Bez použití sesilovače není možno očekávat od nich působnost na větší vzdálenost. Použijeme-li však dobrého lampového přijímače (jako je právě popisovaný) stačí nám antena vnitřní, napnutá pod střechou na krovních trámech; délka její budež do 30 m, při délce 25 m použijeme 5 drážek, seskupených buď do pětiuhelného pramene nebo jako u popsané volné antény zevnější.

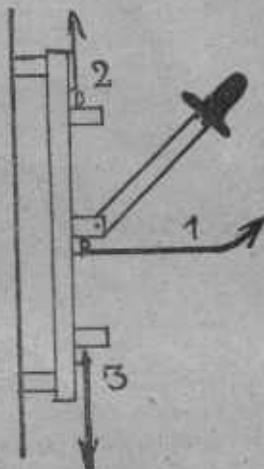

Obr. 3. Přepinač pro antenu.

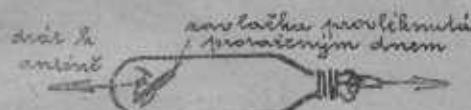

Obr. 4. Isolátor pro antenu zhotovený z lávky.

Z C E L É H O S V Ě T A.

Co je u nás nového. — Článek o ne-povolení Radioklubu v minulém čísle Radioamatéra otištěný, způsobil značný rozruch a byl citován téměř všemi deánimi listy. Množství nových přihlášek, které po této zmínce došly, svědčí o značném optimismu všech interesentů — a můžeme již dnes pro-zraditi, že optimismus jejich alespoň částečně zkáman nebude.

Nemůžeme sice dosud říci, že by vše bylo v pořádku, ale intervence zástupců připravného výboru „Radioklubu“ měly za výsledek alespoň vyjasnění otázky. Názorem referentů ministerstev jest, že nelze ze státních důvodů připustiti vysílání amatérské; v otázce amatérského přijímání bude postupováno mírněji a povolení ta budou udělována jednotlivcům na jejich žádost od případu k případu.

Bыло také jednáno o otázce monopolu, který by, jak jsme již psali, ohrozil hlavně „ryzy amatéry“, t. j. ty, kteří si přijímací stanice sami zhotoví. Ministerstvo hájí tu zájem privilegované společnosti, která bude u nás organizovat službu vysílání. Praví totiž, že vysílání bude stát velké peníze, kterýžto náklad se může navrátit jen v podobě přírůžky na prodávané přístroje přijímací. Radioamatéři, kteří si od této společnosti přístroje nekoupí, prý by přijímalý zadarmo a společnost tu poškozovali. Budíž. Máme tu několik námitek, které jsme také pp. referentům sdělili, a které předneseme i na mezinárodní komisi, až bude (prý do 14 dnů) o věci jednáno. Předně nelze tu přímo sloučovati zájem státu se zájmem jediné společnosti, třebať by (prý) stát byl súčastně kapitálově na ní. Každý monopol vylučuje volnou soutěž a kde není soutěže, nemí levných cen. „Telegrafia“ — o niž se tu jedná, ve spojení s „Radioslaví“ je apatykou, a to nemohou naši amatéři potřebovat. Navrhujeme tedy, aby — když už to zlo je nutno, a když stát nechce po cizích vzorec věnovat trochu toho proudu na amatérské vysílání (což by bylo dobrým cvikem a nestalo by při velmi malém provozu státních stanic tak mnoho) — aby stát určil poplatek, který bude každý radioamatér ročně platit za to vysílání, které bude moci přijímat i s doma vyráběnými přijímači. Jinak by stát přímo vynucoval tajení stanic, a stejně by tomu bylo, kdyby stanovil v zájmu několika soukromých kapes poplatek příliš velký. Radio má tu sloužit k zábavě a hlavně poučení, a nesmí být podlamováno nemožnými kontri-

bucemi. Nový telegrafní zákon, v němž prováděcími nařízeními bude pamatováno na všechny tyto věci, je prý hotov, a má být co nejdříve předložen. Žádáme, aby znění zákona bylo vskutku moderní době odpovídající, a hlavně přihlíželo k budoucnosti, a neopíralo se v otázce radioamatérské příliš o své slavné předchůdce z roku 1847 a 1888.

O výsledku jednání budeme včas referovati. Všichni, kdož se přihlásili předběžně do Radioklubu, obdrží pak formuláře k přihlášení svých stanic. Nejsme nikterak proti tomu, aby kterákoliv firma prodávala hotové stanice pro soukromníky, chceme však, aby se to dělo za cenu přistupnou a nepředraženou. Ceny různých součástek a stanic od „Telegrafie“ uvádějí nás v přesvědčení, že společnost tato, využívajíc své privileje, je zvyklá pracovat s příliš vysokými zisky — pak ovšem může postupovat státu část zisku, když o celou tu kvotu, a snad o více, své výrobky zase státu dodávané, predražuje. Bude tedy v zájmu ostatním i zde připustiti soutěž, a ne ji uměle brzdit. Otázka vysílání a jeho financování se jistě již rozšíří.

Jinak považujeme zase za svou povinnost uvést na správnou míru jisté zprávy novinářské, obviňující ne přímo galantním způsobem ministerstvo pošt a telegrafů z naprosté nečinnosti. V otázce radiotelegrafie a radiotelefonie byla za ty dva roky, co vlastně pracuje, vykonáno mnoho, zvláště povážme-li, že ministerstvo pošt a telegrafů pracuje téměř neodvisle od ministerstva národní obrany a že staré Rakousko nenechalo nám žádných odkazů.

Proběhne si krátce vše, co bylo až dosud zřízeno. Pražská stanice poštovní, přijímací i vysílaci je na Králi, Vinohradech. Vysílá mimo soukromé telegramy i zprávy bursovní a meteorologické, koresponduje s Brnem. V Brně je vysílaci stanice, pracující s Prahou, Římem, Bernem a j. stanicemi. Přijímací stanice v Brně je v novém Zemském domě, spojena je s radiocentrem, v hlavním telegrafním úřadě. V tyto dny byla zřízena přijímací i vysílaci stanice radiotelegrafická a radiotelefonická na letišti ve Kbelích, která velmi úspěšně reprezentuje zdárnou práci ministerstva pošt a telegrafů. Mimo tyto vysílaci stanice jsou přijímací stanice v Moravské Ostravě, v Bratislavě a v Košicích; po dobu libereckých veletrhů v Liberci, v lázeňské saisoně i v Karlových Varech. Hlavním střediskem budou Přeštické, kdež se právě

stavi velká stanice pro službu zaoceánskou. Práce ty rychle pokračují, oba 180 m vysoké stožáry elegantní konstrukce jsou již postaveny, zřizuje se antena, stavi hlavní budova a montuje 5 KW lampová vysílač stanice soustavy „Telefunken“, která bude v několika týdnech hotova. Materiál pro velkou vysílač stanici francouzského typu je již zakoupen. Veškeré vysílání z Poděbrad bude se dít z pražské telegrafické ústředny. Přijímací stanice pro Prahu bude zřízena v samém okoli Prahy.

Doufejme, že stejně intenzivně bude ministerstvo pošt pracovat i v otázce radioamatérské, a že se nebude rozhodovat dva roky jako se rozhodovalo o tom, zda se má přiklonit k telefonním centrálám automatickým či neautomatickým. Tak jako ono neomluvitelně pomale rozhodování přivedlo přímo ostudnou kalamitu telefonické stanice (je přímo nemožno dostati dnes telefon; naše redakce jej také dosud nema, a celá řada „čekatelů“ čeká 2 roky a dle, což vrhá dívě stíny na všechny monopoly, považme-li, co stojí telefon u nás a co jinde, kde jej každý dostane ihned), mohlo by pomale rozhodování v otázce radioamatérské vésti jen ke komplikacím.

Zájem o radioamatérství byl prokázan na četně navštívené I. přednášce „Radioamatéra“, a projeví se ještě více na přednáškách dalších. O zájmu tom svědčí i náhlá pozornost několika „populárních“ listů vzdělávacích o radioamatérství. Listy, které dosud jako pštros strkaly hlavu do písku před zákazem ministerstva, slibují radioamatérské návody atd. Na to jsme byli připraveni, vždyť to je také jedním z pěkných rysů naší české povahy: nedělat nic, nepustit se do nicého, co se setkává s překážkami, a když jiný začne, „fušovat do toho“. Ale jsme-li na jedné straně pro konkurenci a volnou soutěž, vztáme to opíčení se po „Radioamatéru“ i zde. Uvidíme, které vskutku vyzkoušené návody a jiné praktické pokyny budou s to podat radioamatérům nejcennější a nejvhodnější materiál.

Zatím přejeme všem připravným pracím radioamatérů mnoho zdaru a těšíme se s nimi na brzké povolení ministerstva.

Redakce.*)

*) O jedno vás prosíme: „Radioamatér“ není dosud finančně zajištěn. Záleží-li vám na jeho udržení, použijte této vhodné příležitosti a propagujte tímto vianočním číslem, abyste získali nových předplatitelů rozšířili počet odběratelů, a tím umožnili jeho další vycházení. Mnoho vašich známých jistě neví, jaký bohatý obsah prináší „Novou Epochu“ s „Radioamatérem“; upozorníte-li je, stanou se jistě

Nová třída rozesílacích stanic v Americe. Americké ministerstvo obchodu povoloilo zvláštním výnosem zřizování zvláštních privilejovaných stanic, které svoji výsadu musí zaručit splněním zvláštních podmínek, pro ně platných. Tyto stanice, značené jako třída -B- mají předepsanou délku vlny 400 m a jejich vysílač systém musí být tak zařízen, aby byl prost harmonických kmitů (to by platilo zejména na nás Petřín). Síla stanice musí být spolehlivá a nekolisající. Minimum předepsané má být 500 wattů v anténě a maximum nemá přesahovat 1 KW. Modulace, t. j. přenos zvukových vln do vysokofrekventního záření, má být patřičně upravena, aby se zamezilo rušivým vlivům při radiotelefonním vysílání. Materiál k zařízení stanice musí být zřejmě vhodný, aby zajistil nepřetržitost a spolehlivost vysílání. Antena musí být mechanicky a konstruktivně zajištěna, aby vlivem větru nekmihala a tím nepůsobila změny ve vysílané vlně. (Petřín.) Místnost, která slouží pro snímání vysílaných zvuků mikrofonom, má být patřičným uspořádáním chráněna od cizích zvuků. Program těchto stanic má být pečlivě sestavován (bez policie a cenzury), aby obecenstvu prokázal vhodnou službu. Mechanických nástrojů, sloužících k „fabrikaci muziky“ má být používáno co nejméně a to nejvýš jenom jako vložky mezi jednotlivými čísly rádného programu. Kde vysílá více stanic této -B- v blízkém okruhu, musí svůj čas vysílání si rozdělit. Licence pro toto privilejované vysílání jsou povolovány s největší obezřetností a jakékoli neplnění a úchytkou od předepsaných norem má za následek přefazení stanice do obvyklé třídy stanic s vlnou 360 m (jichž je v Americe ovšem na sta).

Nový druh mikrofonu. Mnoho práce bylo již vynaloženo na zlepšení mikrofonů s uhlovými zrnky, ale vhodné a jednoduché náhradky dosud nebylo. Pro vysílání na malé vzdálenosti lepší druhy ještě uspokojují, ale při vysílání na velké vzdálenosti setkává se jeho užívání s nemalými obtížemi, jež vznikají sesilováním slabých mikrofonních proudů

odběrateli. Nemůžete-li jim sami „Novou Epochu“ předplatiti co vánoční dárek, kupte a zašlete jim alespon toto číslo a vyzvete je, aby si ostatní dokoupili. Odměnime se vám za to zdokonalením našeho listu. Zvláště pp. profesori, učitele, úředníci, dělnici mohou v tom ohledu mnoho vykonati ve školách, úřadech a dílnách, vsude tam, kde se styká mnoho lidí. Propagační materiál (jednotlivá čísla loňského ročníku a prospekty) zašleme na požadání zdarma.

v ohromné energie, vyzařované vysílači. Póruchy vzniklé v mikrofonu leckdy činí řeč přímo nesrozumitelnou.

Dle zprávy anglického Národního Ústavu Vynálezců podařilo se sestrojiti nový druh mikrofonu, který je prost nectností jeho dosavadních úhlavních kolegů. Ještě jím v podstatě neonová lampa. Změny odporu, které působí vibrace membrány, jsou nyní řízeny chvěním se elektrody v zářicím neonu, který dává neměnící se odpor, není-li elektroda uvedena ve chvění a který dává vznik velkým změnám v odporu, uvedena-li elektroda ve vibraci. Hledíme-li k tomu, že vodičem v novém mikrofonu jest proud elektronů, je zřejmo, že není tu nijakých rušivých vlivů, působených setrváčnosti a že řeč může být reprodukována s velkou zřetelností. Mikrofon byl určen, aby zlepšil službu radiotelefonických zařízení, ale našlo se také již jiné upotřebení. Byl totiž přizpůsoben k službě při nahrávání filmu se současným zvukovým záznamem, při mluvicím filmu. Fotografický záznam změn světla, způsobených užíváním tohoto mikrofona a vakuové lampy je kopirován po straně obvyklých kinematografických filmů, a opětovně reprodukce zvuku docíluje se pomocí selenu a nového systému sesilovače.

Vrchol amerikanismu. Autodopravní společnost v Oaklandu v Kalifornii, experimentuje s přijímaním radiotonie v jízdě a má v úmyslu instalovati ve svých 85 autobusech přijímače, aby cestující z Oaklandu do Sacramenta cesta lépe ubíhala. Jak ona společnost oznamuje, byly koncerty ze San Frisca a Oaklandu slyšeti zcela slušně a reprodukce pomocí loud-speakerů (hlasitě mluvících telefonů, pro něž český termin, navržený Radioamatérem zní „lampač“) byla téměř věrná. Z uvedeného příkladu vysvitá,

kam nutí konkurence soukromé podnikatele pti získávání příznej obecenstva (u nas však platí: af žije monopol!). — čka.

Dr. A. F. Bank, amatér v San Diego, Californie, U. S. A., soudí, že dosáhl rekordu ve vysílání na dloně vzdálenosti s malou energií, vzhledem ku zprávě, kterou obdržel od Cliff. J. Dow-a, radiooperatéra ve Wailuki na ostrově Maui v Hawaiském souostroví, vzdáleném 2300 mil od San Diega.

Dle dopisu, který zaslal mr. Dow, byla stanice dra Banka slyšena na ostrově jasně a bez obtíží. Slyšena vysílači stanice pracuje netlumenými vlnami a sice třemi pětiwattovými lampami. Antena je jen pět metrů nad zemí. Délka vysílané vlny jest 200 m. Mnoho amatérů amerických vysíla sice už na stejně nebo i větší vzdálenosti, ale velikostí či spíše malíčkostí výkonné energie utvořili mr. Bank nový rekord. — čka.

Dle zpráv francouzského "Le Temps" upravily francouzské úřady normy pro radiový styk amatérů. Očekává se, že pravidla upravená dle doporučení předhodného poradního sboru budou za krátko uvedena na veřejnost. Důležitá zásada, která byla přijata jest, že přijímací přístroje mohou být volně užívány na pouhé formální ohlášení za účelem registrace. Vysílači stanice pro soukromé jednotlivce mohou být zřizovány jen se svolením úřadu na doporučení sboru složeného z úředních činitelů a z řad zájmových kruhů civilního světa. Vysílači stanice budou rozděleny v pět tříd: soukromné stanice, stanice vysírající zprávy bursovni, vědecké stanice, lodní stanice a konečně amatérská zařízení. Každé třídě stanic bude předepsáno příslušné pásmo vln a síla vysílači. Doufajme, že podobného zařízení dočkáme se i u nás. — čka.

K O U P Ě A P R O D E J .

V této rubrice budeme uveřejňovat nabídky a poptávky po přístrojích z domácí dílny. Poplatek (splatný předem) za oznámku v rozsahu 4 řádků obnaší 5 Kč, další řádek (40 písmen) za 1 Kč. Nabídky, pokud jsou řízeny na administraci, musí být provázeny portem k zaslání inserentovi, a opačný číslem insertu.

K. P. 4. - Diapositivní přednášku o radioloni a radiografií prodáme. Na objednávku zhotovujeme diapositivy k přednáškám ze všech oborů. Nabídky pod značkou „K. P. 4.“

K. P. 5. - Prodám 2 voltmetry 0 3-40 volt; 2 ampermetry 0-1-5 A à 65.— Kč, oboje na stejnosměrný proud. Rumkorffův

induktor o dosoku 20 mm 300— Kč. J. Kopáček, zastávka u Brna, Důl Ferdinand.

K. P. 6. - Emailované dráty Ø 0,05 až 1,00 mm, jakož i 1X hedvábím opředené Ø 0,05 až 0,22 mm prodám. L. H. Vrla, Brno-Žabovřesky. (Při dotazech známku na odpověď!)