

# RADIO AMATEŘ

ROČNÍK I.

PRÍLOHA 10. ČÍSLA „NOVÉ EPOCHY“ II.

CÍSLO 8.


## Dvoulampový přijímač.

Schemata dvoulampového přijímače jehož popis jsme slibili v min. čísle nám znázorňují obrázek č. 1. Dle písmen připojených k jednotlivým částem schématu, najdeme pohodlně v popisu nutné udaje konstrukční i praktické pokyny. Nechceme našim amatérům více podávat než co k rychlé práci žádoucno: určování doplňování podrobnosti jest v děčnou prací, silici zároveň neobyčejně naše odborné vědomosti. Radost z výsledku jest nejlepší odměnou. Jest to radost sdosažení vytčeného cíle a přemovení naskytitých překážek. Těžko býva označiti pocit milejší.

Ze součástí, použitých při konstrukci tohoto dvoulampového přijímače, jest nám nová jedině tlumivka Tl. Zminime se již z toho důvodu trochu o konstrukci tlumivek, jelikož podobných zásad upotřebíme za nedlouho při konstrukci nízkofrequentních sesilovacích transformátorů, jež později rovněž podrobně popišeme. Úkol tlumivek. Obecná hlediska pro jejich konstrukci jsou označena v popisu přijímače. Zbývá nám nyní promluvit o vinuti. Chceme-li stlačiti jeho kapacitu na minimum, a to jest absolutně nutno, rozdělime je na více menších plochých cívek, v řadě spojených. (Způsob Chaperonův) Proti vnitřnímu odporu lampy (jež se pohybuje v pořadí 50.000 ohmů) nemá odpór navinutého drátu významu. Zvětšením

dimenze cívek zvětšuje se i závitová kapacita a proto použijeme co nejtěsnějšího drátu. Užívali jsme měněného o  $\varnothing 0,1$  až  $\varnothing 0,05$  m/m, ale i hedvábí opředený drát  $\varnothing 0,1$  m/m dává uspokojivé výsledky a daleko pohodlněji se vine. Při vinutí nutno občasné, třeba

pomoci článku a busoly, zkoušet, máme-li stále navinutou část nepřerušenou: opředený drát bývá jednak z továrny nevodivě navazován, jednak se často přetrhne měď a ovinnutí drát dálé, takže hmatem ani zrakem přerušení nepostfenejme. A jest velmi nepřijemné, musíme-li značněji počít závitů roz-

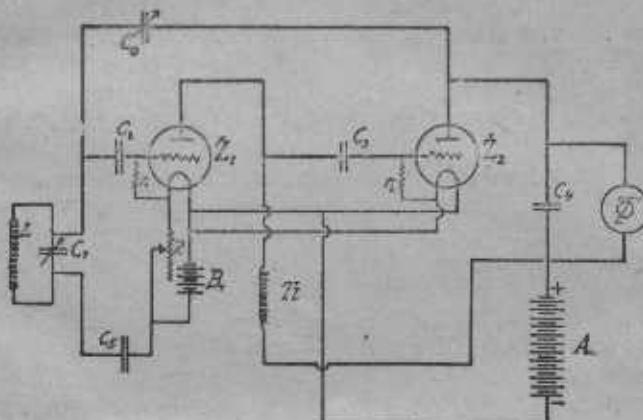

Obr. 1. Schema spojení 2lampového přijímače.

vinuti a hledati přerušení. Letování nikdy neprovádějme pomocí tzv. letovací vodičky neb pasty: vždy používejme jen kalafunu, ani příliš časté čistění pajedla v salmiaku neodporučujeme. Nezvyklému bude kalafuna na poprvé působiti trochu obtíže: jest-liže se však „zařídíme“ tak, že na prkenko, jež při letování pokládáme pod spájené místo rozdělíme kalafunu, do niž, blízkosti kulmy roztavené, omocíme očistěné stočené konce, jež po té přejedeme hrotom pajedla pokrytým roztaveným cinem, budeme v brzku pomocí kalafuny letovat právě tak, jako „vodičkou“. Kalafuna nejen že tenoučké dráty měděné nerozežírá, ale obklíčí isolaci povlakem letované místo, chrání je i do jisté míry před dotykem. Konce, jimiž vinutí vedeme, provádíme

vždy z drátu silnějšího nebo výborného, tenkého a ohebného kabelku, abychom předešli snadnému ulomení. Obecně nelze říci, že by železné jádro, byť i dobře rozdělené, našemu účelu u této tlumivky znatelně prospělo. Naproti tomu zjištěno ku pf. v Elektře, když šlo o konstrukce tlumící cívky pro metodu na měření dynamických konstant a elektrosvých žárovek, jež měly co nejdokonaleji zabránit průchodu střídavých proudů, že po vložení jádra byla propustěna střídavá vložka značnější, než před vložením. Při činu dodatečně nalezena v kapacitě mezi jednotlivými dílčími vinutími a železným jádrem. Navineme tedy raději více závitů, než abychom použili železného jádra. Materiál pro tlumící cívku musí mít nejlepší izolační schopnosti, naprostě nesmí být hygrokopický a má mít co nejméně dielektrickou konstantu. Volíme ebonit, aneb ještě lépe pravý bakelit.

#### Konstrukční údaje pro dvoulampový interferenční přijímač:

L — indukční cívka sekundárního okruhu nebo přijímací rámu. Dimenze obého volíme dle vnitřního rozsahu, resp. maximální kapacity kondenzátoru proměnného, označeného na skizze C 1.

C<sub>1</sub> — normálně bereme měnlivý kondenzátor o maximální kapacitě 1000-2000 cm. Dlužno podotknouti, že příliš velké kapacity ubírají přijímaný signálům na energii.

C<sub>2</sub> — měnlivý kondenzátor o kapacitě cca 50-600 cm. Řídime jí zpětnou vazbu (nasazování pomocných oscilací).

C<sub>3</sub> — síťkový kondenzátor. Volíme nejlépe fixní kondenzátor slídový, dobré izolující, asi 2000 cm kapacity.

C<sub>4</sub> — jako předcházející.

r<sub>1</sub>-r<sub>2</sub> — pro zamezení případného „řvání“ možno zhunovat oba kondenzátory konstantními odpory velikosti asi 1 megohmu.

C<sub>5</sub> — kondenzátor asi dvou mikrofaradový. Použijeme třeba modelu pro (drátový) telefon, jež se snadno dostane v obchodech telefonními aparátami. Je-li tento kondenzátor příliš velký, možno konstatovati jeho vliv na délku vlny. Je-li tento kondenzátor malý, menší než asi 0,02 mikrofaradu, upadá přijímač rád do samoznění (řvaní).

B<sub>1</sub> — baterie žhavici. Popisované uspořádání pracuje velmi dobře s lampami „Elektra“, volíme li baterii o napěti 4 volt,

kapacitu nejméně asi 16 amperhodin. Seriově s touto baterií zapojený:

R — rheostat žhavici volme, abychom mohli obě lampy rozsvěcovat počínaje od červeného žáru až do plného svitu. Rheostat musí poskytovat možnost jemného regulování odporu a nesmí tvorit nestálý kontakt, neboť v tom případě slyšlaváme v telefonu stálé šramoty, resp. poruchy podobné silné atmosféře. Také tak zvané „řvaní“ může


být způsobeno nedokonalým kontaktem jak v žhavicím, tak v kterémkoli jiném proudokruhu přijímače. Žhavicím odporem regulujeme velmi dobře oscilační působení systému; tento odpor může v jedné své konečné poloze působit jako vypínač (přerušením okruhu), čímž

zjednodušíme aparaturu o jednu „kličku“. Obecným vodítkem budiž hleděti vystačiti s nejméně žhavici intensitou.

Anodová baterie. Dlužno upozorniti na to, že při velkém odporu anodové baterie nastává snadno „řvaní“. Je obecně známý zjev, že eventuelní nepriměřeně vysoký odpor anodky mívá v zápleti různé „noises“, poruchy, pročež ku příkladu v novější době. Francouzská radioelektrická spol. přímo předpisuje, aby vnitřní odpor anodové baterie nebyl větší tří ohmů.

Tl — obecně řečeno, má tento člen za úkol, aby propustil sice k anodě první žárovky stejnosměrné napětí, avšak nedovolil průchodu vysokofrequentním oscilacím. Je možno dvojím způsobem toho dosíci. Jednak, že použijeme konstantního odporu hodnoty kol 70.000 ohmů. Napěti anodové baterie musí v tomto případě obnášet 80 volt. Odpor tento realisujeme tak, že použijeme silitových tyčinek, dobrými kontakty opatřených nebo, lepě, odporu zhotovených kathodickým roztřášením kovu na skle nebo odporu tuhových. Druhé řešení pozůstává z použití tlumicích cívek (obr. 2.), které sice stejnosměrné napětí k anodě prvej lampy propustí, avšak svou vysokou indukčností zabráni průchodu vysokofrequentních oscilací. Při použití takového tlumícího cívky sníží se potřebná napěti anodové baterie na pouhých 40 v.

Pro vlny nepříliš krátké můžeme mnohdy s úspěchem použít sekundárního vinutí Rumkofrova induktoria. Jádro tlumivky, naznačené v obr. 2. zhotovíme buď z ebonitu nebo z dobré parafinovaného, nejlépe zimostřážového dřeva. Do každé naznačené

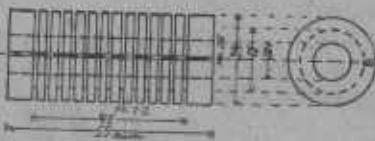

Obr. 2. Ebonitový váleček na tlumivku (\*, velikost).

drážky navineme na výjaku 2000 závitů drátu 0,05 mm emailem isolovaného. Podobná drážka slouží k převádění drátu z cívky do cívky. Jádra tlumívka nemá.

$C_4$  — blokový kondensátor, paralelně zapojený k telefonům resp. k primárnímu vinutí izkofrequentního sesilovače, vedeme-li proud z přijímače ještě k dalšímu sesilení. Při té příležitosti můžeme využít opětne výhody, jež nám skytá princip resonace, v tomto případě u nízké frekvence. Kondensátor má za úkol, propustit sice vysokofrequentní oscilace, avšak nizkofrequentním proudem tvořiti překážku, aby totiž byly donuceny, procházeti telefony resp. připojeným nizkofrequentním sesilovačem. Volime-li velikost tohoto kondensátoru tak, aby vlastní frekvence systému: kapacita zmíněného kondensátoru a induktivita paralelně zapojených telefonů resp. primárnímu vinutí nizkofrequentních sesilovače, ležela v oboru akustických tonů a to po přednosti té výšky, kterou nejlépe uchem přijímáme, docílíme dalšího značného sesilení resp. i selekčního prostředku. Nebývá dobré, voliti kondensátor tento příliš malý. Obecně udání jeho velikosti nelze, indukčnost různých naslouchátek resp. transformátorů není stejná. Pořadově lze naznačit 80 cm.

T — naslouchátko telefonní, resp. primární vinutí sesilovače nizkofrequentního. Pro telefony platí obecné pravidlo, aby měly co největší odpor a jemnou membránu. Dobré telefony mají vzdálenost mezi membránou a jádry magnetů regulovatelnou.

Popsali jsme i přijímač a zbývá nám minuti se o manipulování s ním a sdělit s kolegy amatéry naše zkušenosti s typickými rámy. Připojíme-li popsaný přijímač na nejší antenu, antenu tvořenou uzeměními, neb rám větší než  $2 \times 2$  m, skytá použití ménitelné induktivní vazby velmi značné výhody. Předně, primární okruh možno nastavit přesně na přijímanou vlnu i v případě, že k intenzifikaci použijeme kmity v přijímači samém vzbuzených. To má značnou výhodit, zejména při vlnách nad 8000 m, a nepříliš utlumených primárních obvodech; docílíme lepší selektivity. Za druhé nemusí vlastní kmity přijímače rozkmitati systém, a docíli se tak lepších výsledků.

S přijímačem pracujeme tak, že vyžavíme dostatečně lampy, kondensátor  $C_6$  postavíme do polohy, kde jistě přijímač „nefne“ a po ně otáčíme kondensátorem  $C_1$ , až najdeme žádanou stanici. V případě, že by přijímač začal „fváti“ zmenšíme kapacitu  $C_6$ , zpětným

otočením resp. zmenšíme trochu i topic proud lamp rheostatem. Kondensátor  $C_6$ , jak uvedeno řídí nasazování pomocných kmitů. Čím mu dáme větší kapacitu, tim snáze přijímač sám kmitá. Obecně musíme pro větší kapacitu kondensátoru  $C_1$  i  $C_6$  nastavit větší. Žhavíme-li vice, vystačíme s menším  $C_6$  a opačně. Zvětšováním  $C_6$  zvětšujeme vinu, na níž jest přijímač naladen (vinu, již kmitá). U kondensátoru  $C_1$  zejména při značné velikosti indukce, k tomuto kondensátoru přiřazené a v počátečních polohách kondensátoru, vydá malá změna značně na délce vlny.  $C_6$  reguluje vlnu jemněji a použijeme jej s výhodou ku přesnému nastavení tonu přijímané stanice neb k vyladění výběr. Z rámů popíšeme typické modely, jež možno uskutečnit amatérům, kteří nemohou pracovati s volnou antenou. Čtvercový rám pro kratší vlny, o straně 1 m, 52 závitů měděného 2krát isolovaného drátu 0,6mm, vzdálenost závitu 0,5 cm. Stojí na hraně. Při 27. závitu odbočení.

V důsledku značné šíře nchodi se tento rám ku směrkování (hledání směru vysílaci stanice). Toto směrkování u rámu, u nichž poměr: šířka vinutí ku délce strany jest značně malý zlomek, možno s dostí přesným výsledkem provésti tak, že otáčíme rámem tak dlouho, až zvuk směrkované stanice úplně zmizí. V tom okamžiku stanice nalézá se ve směru kolmém na plochu rámu. S uvedeným rámem jsme slyšeli stanice v okruhu, určeném asi stanicemi Paříž (FL), Karlsborg (SAJ), Moskva (MSK), Bukurešť resp. Jassy (BUA), Nantes (UA), Pulj (I QZ) Budapešť (HB) Deutsch Altenburg (OHD), Kristiania (ICH), Nauen (POZ), Koenigs wüstenhausen, (IP) a samozřejmě příslušné stanice ČSR. Rám  $2 \times 2$  m, 30 a 15 závitů, použitelných opět jednotlivě samostatně i v serii. Průměr drátu 0,5 mm, vzdálenost závitů 0,3 cm, visí na špičce. Dobře směrkuje i příslušnou osu, resp. korekci pro pozici ručičky na větrně stupnicí umístěné nejvhodněji na stropě, zjistíme tak, že v rámě umístíme busolu a vpoustěním stejnosměrného proudu za současného orientování rámu k poli zemskému až výslednice se shodnou, určíme skutečnou t. j. elektrickou osu rámu, jež se od geometricky určené v důsledku nezamezitelných nepravidelností vždy o něco uchyluje.

Na tento rám popsaným přijímačem přijíme mimo jiné stanice Č. S. R., Koenigs wüstenhausen LP, Nauen POZ, Elvese OUI, Paříž FL, stanice Saint Assise FRU atd.

Lyon YN, Bordeaux LY, (La Fayette), Nantes UA, Moskva MSP, Moskva MSK, Sofii FF, Deutschi Altenburg OHD, Kristiania LCH, Kalsborg SAJ, Bukurešť BUC, LOM Savanger,

Anglické Maltu BYZ, Aberdeen BYC, stanice BYC, stanici Esw Stohaven, německé stanice GS, francouzskou YC, atd. —ek.

## Z C E L É H O S V Ě T A.

**Radiový týden v Americe.** Týden od 23. do 30. prosince 1922 byl určen agitaci pro radio. Za tím účelem spojili se výrobci radiopřístrojů a novináři spolu s radiokluby. Po celý tento „Národní Radiový Týden“ byly vysílány rozesílacími stanicemi vybrané programy zároveň s větou: „Toto jsou Radiovánoce“ (nelekejte se toho slova), po které následovala zvláštní veršovaná agitační říkanka. Každý radioamatér měl po tuto dobu za povinnost získávat nové stoupence — měl nalézt alespoň jednoho „nezasvěcenec“, kterého by obrátil na viru. — Co říkáte této myšlence. Nebylo by dobré, kdyby i vy jste si vzali něco podobného za úkol? Cím víc nás bude, tím budeme silnější! —čka.

**Radio a dostihy.** Výrobná radioaparátů Crosley Mfg. Co. v Cincinnati v Ohiu, mající vlastní vysílací stanici, spojila se s koňským závodištěm v Latonii (poblíž města) v době nejdůležitějších dostihů.

A tak hlas Jacka Dempseye (ovšem ne onoho boxera), tamějšího vyvoláváče, hřměl tentokrát od soudcovského stolu také do četných uší zvědavých a nedočkavých sázkářů radioamatérů, jsa vysílan zmíněnou stanicí. Nemohla by něco podobného zařít správa Stadionu na Letné, třeba bez radiofonie? Stačilo by umístit v hledišti asi deset hlasitě mluvících telefonů s příslušnými sesilovači a tak ihned vysvětliti různé nesrovnanosti, které často vzrušují mysl diváků. —čka.

**Opera AIDA ve „vzduchu“.** Začíná to jako obvykle: Stalo se to v Americe a ačkoliv datum bylo nešfastné, bylo to 13. září, přece všichni, kdož mohli poslouchati, byli šťastní. O záslužném podnikání stanice WJZ, která koncert pořádala, měli jsme již příležitost referovati v jednom z minulých čísel „Radioamatéra“ u příležitosti koncertu pro 500.000 lidí. Opera byla odzpívána nikoliv na jevišti, nýbrž v koncertním ateliéru společnosti Westinghouse v Newarku, N. J. Produkce začala sice o dvě hodiny později, než bylo určeno a sice neočekávaným zdržením

dvojí hlavních představitelů, ale to neodstrašilo trpělivé posluchače. Po obvyklém hlášení stanice pronesl pořadatel produkce mr. Isaacson úvodní slova a vystížně uvedl posluchače do obsahu děje a do příslušné náladu. Dle slov kritika new-yorské „Evening Mail“ zpracoval pan vyprávějící posluchačstvo tak důkladně, že se muselo cítit v Egyptě za časů faraonů jako doma. Potom následovala zpěvní produkce, prokládaná občasnými poznámkami managera Isaacsona, jimiž navazována nit děje a nahražována zároveň jevištní scenerie.

Cílo za číslem sledováno se zájmem na vzdálenosti sta kilometrů od boháců, chudých, u firmářů i na lodích, nacházejících se na širém moři. Teprve obvyklé operátorevo „Dobrou noc“ připamatovalo radioposluchačům, že jsou a žijí ve dvacátém století.

Solisté, kteří svoji ochotou umožnili americkému posluchačstvu hudební zážitek, byli vesměs členové opery San Carlo Co. Zajímavé jest co řekla u příležitosti koncertu představitelka Aidy Marie Rappold, člen Metropolitan Opery v New Yorku. Dle jejich slov skládá se návštěvnickto velkých amerických operních divadel ze tří čtvrtin cizinců nebo lidí v cizině zrozených. To prý znamená, že prakticky jinak Američané nejsou dosud většinou vychováni pro operu. Tuto výchovu má obstarati radiotelefon. Američanům udělí se lekce ve formě úryvků dobré operní hudby, přednesené dobrými zpěváky za dobrého hudebního průvodu. Tím se massy Američanů mají naučiti oblibě opery. „Radio vniká do domu a já nepochybují, že z těch 60.000 rodin, které nás poslouchají a nejsou pravidelnými návštěvníky oper, dobrých 75% se jimi stane. Radiofon tedy poskytuje možnost povznesení musikální úrovně naší vlasti.“ Tolik americká zpěvačka a snad i brzo my Češi budeme moci poskytnouti obyvatelům odlehčích míst požitek české hudby. Co bude potom moci vykonati přijímaci stanice, uměstěná třeba ve venkovské škole a opatřena hlasitě mluvícím telefonem?! —čka.