



# RADIO AMATEŘ

ROČNÍK I.

PRÍLOHA 12. CÍSLA „NOVÉ EPOCHY“ II.

CÍSLO 10.

## Čtyřlampový sesilovač vysokofrequentní.

(Dokončení.)

Jak jsme se již zminili, je tento přijimač jedním z nejlepších přístrojů, jejichž sestrojení můžeme doporučit radioamatérům. Sesiluje lépe stanice vzdáleně než blízké, čímž vyrovnává intenzitu zvuku v telefonu, která by u blízkých stanic byla až nepříjemně silná.


Reprodukuje velmi jasně a čistě telefonii, a hlavní víc pro amatéra: je snadno vyladit. Než se zmíníme o vysledcích, pokračujeme však v návodu na jeho zhotovení — kteří to ná-

ve světlíku, s balkonu na balkon, podél římsy atd.

Rámová antena má ovšem zase své přednosti selektivity a volnosti výběru stanice, již chceme nerušeně přijímat.

A teď k zapojení stanice. — Předpokládej-

me stanici na volné anteně, neboť zapojení stanice na rámové antény je totéž, jen samoindukce v antenním okruhu odpadá. Nejprve tedy zapojíme stanici dle schématu na

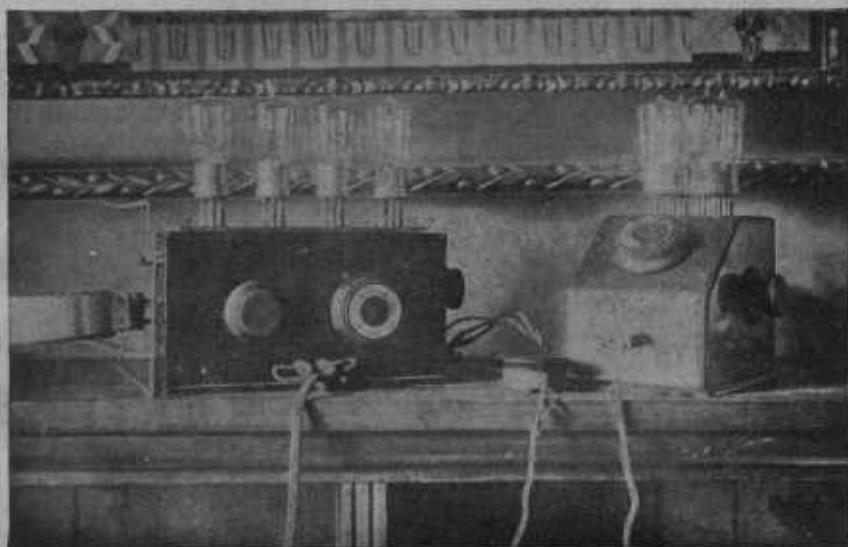

Obr. 1. Dva typy přijímacích stanic, zhotovené dle návodu v „Radioamatér“.

rod byl vlastně ukončen, neboť celkové spojení všech přístrojů je vidno na obr. 1. na straně 13.

Jako poslední součástku stanice popsali jsme samoindukční čívkou, již je zapotřebí při přijímání na volnou antenu. Přijímání na volnou antenu má své výhody, a proto tam, kde to je možno, hlavně na venkově, doporučujeme stavění volných anten. Ale i ve městě je zcela dobré možno používat volné anteny, vždyť se pro amatéra nejdříve o skutečnou antenu na vysokých stožárech, ale postačí i jeden neb několik drátů [napjatých

stránce 13]. Detail připojení odporového můstku k lampám a bateriím podává schema na str. 14. Reostatek, který jsme popsali, a který dle dodatečných pokusů lze nejlépe zhotovit z nikelinového drátu 0,7 mm (3 m délky stačí), zapojíme za —4 pol akumulatorové baterie, neboť +4 pol je společný s —40.

Vzduchový kondensátor je zapojit rovnoběžně se samoindukční čívkou; kompenzátor jak vidno ve schematu na str. 14.

Tím jsme vlastně hotovi. Telefonní sluchátka připojena na svorky  $t_1 - t_2$  musí

být vysokoohmová, nejlépe 3000—6000 ohmů.

Jak vyzkoušme, že je stanice správně zapnuta? Máme-li všechny spoje, až na vzduchový kondensátor a samoindukci, bez připojení na antenu a na zem, tu musí rozsvícené, správně žhavené lampy vydávat v telefonech „hvani“. Zvuk ten se mění, otáčíme-li kompenzátem a ustane, jakmile zapojíme „ladidlo okruh“ t. j. kondensátor a samoindukci mezi antenu a zemi.

Máme-li vše vyzkoušeno, hledáme správné „ladění“ posunováním běhounku na samoindukci, tím, že přidáváme neb ubíráme počet zapojitých závitů, a otáčením vzduchového kondensátoru a kompenzátoru.

U rámové antény ladíme jen kondensátorem a kompenzátem, eventuálně ubíráním počtu závitů na anténě, o čemž se ještě zmíним ve zvláštním článku o rámových anténách.

Trochu praxe amatéry snadno naučí lehkému ovládání popsané stanice, kterou lze lehko laditi.

Poněvadž mnohý z amatérů by měl rád stanici uloženou v elegantní skřínce, přinášíme vyobrazení dvou stanic, které dle našeho návodu zhodovili pražští amatéři. Věc ta je, abychom tak řekli, věcí vkusu a citu. Na stanici se tím nic nemění a uspořádání do

skřínky je libovolné. Hlídme-li se tou zásadou, aby vše bylo dobré izolováno, spojení krátká a nespletěná, dřevo skřínky suché a pokud možno parafinované.

Přijimač, zobrazený vlevo na obrázku má 4 lampy na ebonitové destičce, pod níž uvnitř je odporový můstek. Knoflík vlevo je od kompenzátoru, vpravo od kondensátoru, na pravé boční stěně od reostatu. Cívka, kterou vidíme zasunutu v levém boku přístroje je samoindukční cívka „voštinovou“, jejíž zhodovení bude také popsáno.

Druhý přístroj na obrázku vpravo je jen odlišného tvaru; samoindukce nemá, poněvadž je používán na rámovou antenu. Příkazy od baterií a od antény jsou na zadní stěně.

Přístroji těmi jsou zachycovány koncerty z Eiffelovy věže v Paříži, koncerty Radioly z Levallois, koncerty z Königswurstehausenu, z Eberswalde, z Haagu a ze Kbel; z telegrafických stanic je ji možno slyšet většinu stanic evropských, za příznivé atmosféry byla slyšena i Annopolis (Sev. Amerika).

Stanice tato je v konstrukci jednoduchá a lze ji vskutku doporučit všem, kdož si chtějí pořídit vskutku dobrou staničku přijímací a ne pouhou hračku, která více zlobí než přináší zábavy. A proto přejeme všem amatérům hojně zdaru k práci!

Inž. Franta Štěpánek

## Z C E L É H O S V Ě T A.

**Situace.** Naši radioamatéři jsou dnes na tom přec už jen lépe než byli před půl rokem, kdy začala první akce „Radioamatéra“. Není dne, aby nebylo možno dobrou staničkou poslouchati nějaký pěkný koncert — ovšem bohužel, cizí.

Začíná to někdy dopoledne někdy odpoledne (dosud nepravidelně) zkušebními koncerty (?) ze Kbel, které se připravují na amatérské vysílání při za vedení p. vrchního rady inž. Strnada, z ministerstva pošt a telegrafů. Nebylo nám dosud sděleno nic oficiálního, ale dle jistých zpráv bude při již brzy dán povolení k amatérskému přijímání. Monopol, doufame, je už pohřben — snad se zaleknul zákona na ochranu republiky.

Opoledne — až na další od 17<sup>30</sup>—18<sup>30</sup> vysílá koncert nová vysílač stanice Eberswalde u Berlina, délkom vlny 2700 m. Je u nás velmi dobré a zřetelně slyšet, bohužel, vysílá většinou hudbu gramofonovou aneb neumělecký německý zpěv.

Včer mezi 19. a 20. hodinou je slyšet Eiffelovka z Paříže pěkným koncertem; mezi

22. a 23. Radiola z Levallois (1685 m) — tato slabější než předešlá.

— A kdo z našich radioamatérů má tak možnost poslechnout si tyto koncerty, jen lituje, že naše země, tak musikální, nemá dosud svých koncertů radiotelegrafických, nemá dosud svých koncertů radiotelegrafických, nemá svých přednášek atd. Zaostalo? Doufajme, že to bude brzy lepší. — Zatím se musíme spokojit s cizími dary, oč milejší nám budou naše české písničky, naše česká hudba a slova našich lidí! Radioamatér.

**Trvanlivost elektronových žárovek.** Plíše nám továrna „Elektra“: Náležitá životní doba elektronových lamp může být dosáhna pouze tehdy, když teplota vlákna nepřesáhne určitou mez. K elektronové emisi, jakou potřebujeme při elektronových lampách, nedostačuje teplota, jež má vlákno v osvětlovací žárovce. Nutno jít o něco výše, ale jen na zcela určitou teplotu, jelikož životní doba lampy rychle klesá stoupnutím teploty vlákna přes tuhodnotu. Z toho všeho jest zřejmo,

že životní doba audionové lampy ještě především odvislá od přesného dodržování přípustného žhavicího proudu, případně napětí. Označení napětí je vyleptáno na baňce elektronových žárovek a je v zájmu amatérů, aby nebylo překročeno. Záernání lamp vnitřku baňky je způsobeno zámyslně, za účelem zvýšení vakua dle zvláštní metody; neplí tedy žádnou známkou defektu lampy nebo delšího upotřebení jako u černalých žárovek.

**Elektronové lampy na 1.000 KW.** V minulých číslech „Nové Epochy“ seznámili jsme naše čtenáře s lampami n. 25 i 100 KW, jakož i se zkouškami, které byly podniknuty se zmiňovanými lampami pro přesoceánskou službu. V prvním článku o této velikých generátorových lampách naznačili jsme také, že výsledky výzkumu, jež předcházely sestrojení zmiňovaných lamp jsou takového rázu, že umožní sestrojení lamp i na větší energie než 100 KW. Dnes je to již skutkem. Koncem minulého roku byla sestrojena elektronová lampa na 1.000 KW. Její prací J. H. Payne-a dle invencí Dr. A. W. Hull a nazvána magnetronem. Tuto novou lampa charakterizuje zase především vně umístěná a vodou chlazená cylindrová anoda. Délka anody je 30 palců a průměr 1 $\frac{1}{2}$  palce. V ose anody je umístěno wolframové „vlákno“ průměru 0,3 palce (10 mm) a dlouhé 22 palců. Vlákno ke žhavění potřebuje malíčnost — 1.800 ampér; jinak řečeno 20 KW při 10.000 periodách ve vteřině. Lampy možno užít buď jako usměrňovače velikých energií nebo jako vysokofrekvenčního generátoru. Proud elektronů, vyzařovaný žhoucí katodou, zabraňuje průchodu proudu lampou, jakmile napětí na anodě mění se v záporné, takže vždy jedna půlvlna střídavého proudu je lampou propuštěna a druhá zadržena. — Tato funkce lampy v našem případě nahraje službu, již koná mňížka v obvyklých trojelektrodových lampách. Je-li frekvence anodám dodávaného proudu 10.000 period, potom proud po projití lampami dvacetitisíckrát vystoupne a zase poklesne. Lampa pracuje tedy jako zdvojovač frekvence. (Je-li zpráva časopisů, odkud naše údaje jsou čerpány, totiž Wireless Age a Scientific American správná, pak by schema zapojení lampy bylo v nedávno vydě knize: Ing. A. Hund: Hochfrequenzmesstechnik, Berlin, Verlag von Julius Springer, cena 33 Kč, v Praze u Riviáče, na stránce 38.: Zwei-fache periodenzahl mittels gleichgerichteter Wellenhälften. Potom by se jednalo vlastně jen o ohromný kenetrov (elektronový u-

směrňovač) nikoliv o magnetron.) Pomoci příslušných pomocných zařízení tedy tato lampa poskytuje 1.000 KW s frekvencí 20.000 period a co jest nové, při 70% účinnosti. Anodové napětí obnaší 20.000 V. — Tém, kdo rádi se obírají hmatatelnými číslicemi připojujeme: 1.000 KW lampa váží asi třicet kg, proud ku žhavění vlákna potřebný stačí by rozsvitit 40.000 25wattových lamp čili pro 1.500 domů. Materiál na vlákno 1.000 KW lampy by stačil ku zhotovení 175.000 lamp obyčejných, dávajících celkem 40.000 svíček.

Pro účely radiotelegrafní je účinnost 70—80%, nad pomyšlení vysoká číslice, ale projiná odvětví elektrotechniky to ještě nedostáče. Je tedy dosud otevřená cesta k lampám větší účinnosti a právě tak větší výkonnosti. Hlavní ztráty v lampách jsou působeny energií, již třeba k nabíjení prostoru mezi anodou a katodou a energií, již je třeba ke žhavění vlákna. Ztráty prvního druhu možno podstatně zmenšiti použitím většího anodového napětí a ještě jinými způsoby.

Energie ztrávovaná vláknem může být zmenšena na desetinu i dvacetinu původní spotřeby, užije-li se prý zvlášť upraveného vlákna (thoriated filament) za jistých pravidel, jež byla vyšetřena dvouletým studiem v laboratořích, v nichž konstruována zmiňovaná lampa. Novota tohoto thoriovaného vlákna záleží v tom, že povrchová vrstva téhož jest nasycena thoriem. Jakmile vlákno rozžhavíme, vypadí se částečky thoria z povrchu vlákna a houbovitými otvory — zůstavšimi po částečkách thoria — je umožněna difuze z vnitřku vlákna na venek. — Ovšem této metody možno užiti jen v nejvyšším stupni vzduchoprázdrovosti a musí být zabráněno zejména přítomnosti oměch plynů, které by uvolněné thorium oxydovaly nebo jinak chemicky vázaly. Těchto preparovaných vláken bylo s úspěchem využito právě při velikých elektronových lampách. Tim bylo možno nejen snížiti spotřebu žhavicí energie na malý zlomek, ale prodloužení prý tím značně také život lampy tak, že užívání lamp pro velké energie nebude jako dříve zařežováno nepříslušně krátkým jejich životem.

Lze si tedy pro budoucnost mnoho slibovati; a jistě dalším vývojem se dospěje k novým výhodným konstrukcím a také k plnému využití možností, jež skýtají nové lampy. Amerika je v tomto ohledu obzvláště číla a má mnoho pracovníků, jimž nechybí ani na podnikavosti, ani na prostředcích. O jednom novém vynálezu z tohoto oboru přišť! — čka.

**Rozesílání přes oceán.** Angličtí amatéři poslouchají od 23. XII. 1922 americkou stanici WJZ. Začíná to historickým radiogramem, který zaslal anglický dopisovatel měsíčníku Wireless Age prostřednictvím Radio Corporation of America.

Radiopress, New York. Angličané přijímají americké rozesílání: Charles Denny, Babington, Cheshire, jednou lampou, 23. (listopadu) 5 hod. 55 min.; — 24. 1 hod. 00 min. — J. Ridley, Jižní Norwood, Londýn, dvě lampy vysokofrekventní, třetí jako detektor, čtvrtá nízkofrekv.; — 26. 1 hod. 05 min. celý program WJZ, slyší dvanáct stop od sluchátek, E. Wilding, Wigan, Lancashire, 1 lampa detektor, tři nízkofrekv.; — 27. v 1 hod. 30 min. slyší varhany, dějiny komposice; R. Williams, Hollyhead, 1 lampa detektor, 2 nízkofrekv., 26. v 23 hod. 40 min. a 27. 0 hod. 15 min. slyší celé programy stanice WJZ. „Haynes.“

Z této první depeše vysvitá, že ve dnech 23., 24., 26. a 27. listopadu poslouchalo několik anglických amatérů programy vysílané americkou rozesílací stanicí WJZ (nachází se v Newarku, N. J.) pomocí normálních přístrojů, jakých amatéři běžně užívají, a které všechny postupem popišeme.

Překvapující případ ještě u zmiňovaného J. Ridleyho v Jižním Norwoodu u Londýna, který poslouchal celý program vysílaný stanicí WJZ. Jeho stanice má vzdušnou anténu, dvěma lampami vysokofrekventní sesiluje, další lampou detektuje a jednostupňovým nízkofrekventním sesiluje. Stanici WJZ našel v 1 hod. 5 min. v noci 26. listopadu, což odpovídá 6 hod. 5 min. večer dne 25. dle New Yorku a 2 hod. 5 min. ráno 26. listopadu podle středoevropského času. Onoho večera sestával program z hudebních čísel, pohádka do postýlky, modních novinek pro dámy a nejzajímavější

ze všeho pro poslouchajícího Angličana byla lektura V. Gilberta: „Angličanův smysl pro humor“, potom následovala tanecní hudba, časový signál a zase hudba.

Casopis Wireless Age k tomu pojmenování: „To jest triumf mezinárodního rozesílání! Můžete si představit zajímavější a účinnější cestu k podpoře mezinárodního dorozumění, než-li zaslechnete-li neočekávané z cizích krajů popis zvláštnosti svého národa?“

... Bude to téměř pravdou, že broadcasting stává se mezinárodním činitelem pro smír, pro dobro hned z prvopočátku jeho zaslechnutí v Evropě. Byla by naděje, že v budoucnosti vysílač poněkud silnější a účinnější, než-li podivuhodný a historický 1 KW vysílač stanice WJZ bude poslouchán kolem světa, že přehradu a pouta, stvořená af již přirodou či lidmi, budou zmoženy hlasy a osobnosti národů k vzájemnému slyšení a dorozumění.

Ve vysílacích stanicích bude sice třeba složitých přístrojů, ale přijímače budou jednoduché! — Američané když se nadějí, že za nějaký čas budou poslouchati také rozesílání z evropské strany. Eifelova věž vysílá již po několik měsíců každým večerem radiofonii pro amatéry. V Anglii nedávno počali. K výše řečenému poslouchání amerického rozesílání druží se zachycování amerických amatérských depeš anglickými amatéry, jež se děje každé noci. Podrobnosti následují v samostatném článku.

—čka.

**Oprava.** Každému zfejný omyl přihodil se našemu kreslili v schématu zapojení 2-lampového přijímače na straně 29. Tak jak je naznačeno spojení lamp  $Z_1$  a  $Z_2$  by žádná nesvítila; obě lampy měly být spojeny v řadě; podotýkáme, že mohou však být zapojeny vedle sebe i za sebou.

Radioamatér.

*Zvláštními dopisy odpovídáme jen předplatitelům a to jen tehdy, jsou-li přiloženy 2 Kč na odpověď za každý jednotlivý dotaz. Podrobné návody, schéma, výpočty poslati nemůžeme; všechny návody vyjdou v krátké době v našem lístku, mějte tedy strpení. V této rubrice odpovídáme jen dotazy všeobecně zajímavostí a významu.*

**Výpočet kapacity kondensátoru.** Kapacitu kondensátoru vypočítáme dle základního vzorce pro výpočet kapacity dvou rovnodělných kruhových desek. Vzorec ten zní

$$S = k \frac{S}{4\pi b}$$

C je pak kapacita kondensátoru centimetrech,

S plocha jednoho polepu nebo desky v cm<sup>2</sup>, b vzdálenost obou polepů v cm, 4π konstanta (π = 3,1415), k konstanta dielektrika. Konstanty nejběžnějších dielektrik jsou: vzduch = 1; parafinový papír 2,7; slida 6—8. Poněvadž se často kapacity udávají mikrofaradech (MF), musíme vědět, že 1 MF = 9·10<sup>6</sup> cm, čili 1 F = 9·10<sup>11</sup> cm.