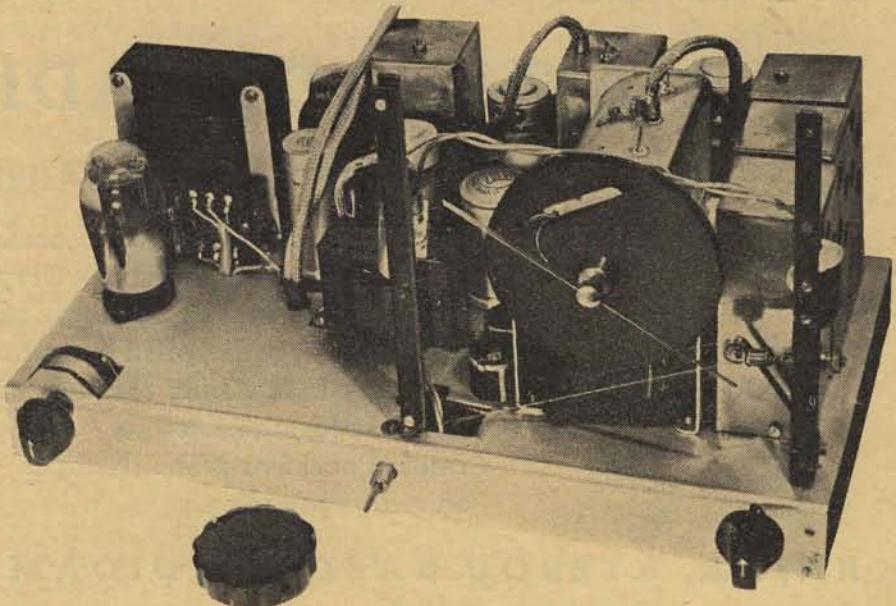


# *J. Frantisek*

# RADIO AMATEUR




**Čtyřlampový superhet na síť**

**4**

Nové použití obrazového rozhlasu • S přijimačem na cestách po světě  
Popis mechanické členicí soustavy televizní se supersonickým relé • Uta-  
jení radiofonních sdělení • Tepelná kompenzace milivoltmetru • První  
amatérův vysílač • Amatérova niklovna • Cívkové soupravy

ROČNÍK XVII. • DUBEN 1938 • ORBIS, PRAHA XII, FOCHOVA 62 • CENA Kč 3·50

# Krátkovlnné kondensátory **KARO**

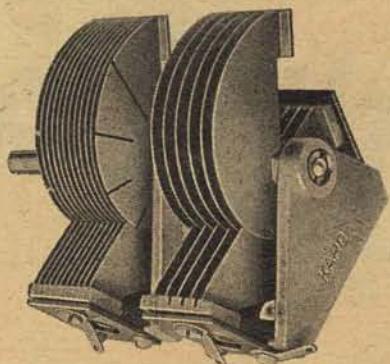

ve všech  
kapacitách  
a klíče  
vyrábí

**KAREL ROUDNICKÝ,**  
PRAHA XI, PODĚBRADOVÁ 1086

*Každý začátečník potřebuje  
**Slabikář radiotechniky**  
pro každého*

Poutavým textem a 210 výstižnými obrázky vysvělují se v něm základy radiotechniky, jak je potřeba znát každý, kdo se zabývá rádiem. „Slabikář“ je dobrou pomůckou posluchači i domácímu pracovníku. — CENA Kč 16.—

DODÁ KAŽDÝ KNIHKUPEC  
Nakladatelství ORBIS, Praha XII, Fochova 62

## **KNIHA NEJSMĚLEJŠÍCH PROROCTVÍ!**

**D. E. RAVALICO**

## **DIVY A ZÁHADY RADIOVÝCH VLN**

BROŽ. Kč 30.—, VÁZ. Kč 40.—

Z O B S A H U: Marconi dobývá éterového oceánu - Povedené kousky radiovln a neslychaná dobrodružství - Divy radiových vln na moři, na souši a pod zemí - Letadla, motory a radiové vlny - Divy řízení na dálku Jak bude vypadat příští námořní válka - Ocelové obludy řízené rádiem - Lesk a bída rozhlasu - Radiochirurgie - Tajemství mozku Komická historie televise - A kdy radiofilm? - Divy éterové hudby Telefon očekává svého nástupce - Jaké jiné divy můžeme očekávat od radiových vln a j.

**KNIHA, KTEROU KAŽDÝ RADIOAMATÉR BY MĚLZNÁT!**

DODÁ KAŽDÝ KNIHKUPEC!

**NAKLADATELSTVÍ ORBIS - PRAHA XII - FOCHOVA 62**

# RADIOAMATÉR

MĚSÍČNÍK PRO RADIOVOU TECHNIKU

Redakce a administrace Praha XII, Fochova 62, telefon 51941

ROČNÍK XVII. V Praze dne 6. dubna 1938

ČÍSLO 4

## Amatérský přijimač

Mezi argumenty, jimiž se za našich časů domněle odzvání radioamatérství, často se objevuje tvrzení, že stavěti přijimače po amatérsku se dnes nevyplácí, neboť přístroje tovární jsou levnější a dokonalejší. S tímto názorem bylo by možno vypořádat se otázkou, zda vskutku kterékoli amatérské hnutí vzešlo z potřeby ušetřit několik korun, nebo zda je vyuvaly do života zájmy vyšší; protože odpověď je zřejmá, byl by spor brzy ukončen.

Jde nám však o to, zda tovární výrobky vskutku jsou levnější a dokonalejší než přístroj, který může vystoupit z domácí dílny. Lídem, kteří vědí, zač nakupují továrna a zač amatér a co dokáže hromadná výroba, začnou se patrně při této otázce dělat mžitky před očima nad její smělostí a bude jim třeba několika dokladů, že nezná bez výhrad jen kladnou odpověď. — Chcete-li se vrátit na chvíli o deset let zpátky, uvidíte mezi přístroji z továrny i od amatéra rozdíl malý nebo žádný. Oba měly tytéž součásti, zděděné po zařízeních slaboproudých, tytéž cívky exoticky vinuté, tytéž rozložité kondensátory a ladící knoflíky, podobné kloboukům. Při tom, ač dosud na tehdejší ceny součástí vzpomínáme se závratí, dopadla kalkulace vždy ve prospěch přístroje amatérského.

Dnes jsou ovšem poměry jiné. Ebonitové „panely“ a přístroje s množstvím řídících orgánů patří minulosti, nastala vláda kovových „chassis“ a přístrojů s nejmenším počtem knoflíků ve spojenečné skříni s reproduktorem. Z malého odvětví stavby telefonů vzrostl radiotechnický průmysl a jeho výrobky jeví všecky důsledky rozvoje. Průmysl a amatér, to jsou ovšem nerovní soupeři: na jedné straně zásoba strojů i lidí, na

druhé kout domácnosti s dojemně skrovňým náradíčkem. Ale i David kdysi porazil Goliáše a tato příhoda se tenkrát nestala asi po prvé ani naposled.

Sčítáme-li pečlivě ceny všech součástí běžného přístroje, dostaneme zpravidla částku rovnou asi třem čtvrtinám jeho prodejní ceny. Součásti jsme při tom účtovali za hrubé ceny, jež se ovšem liší velmi podstatně od cen pro továrny. Umí-li však někdo kupovat a vybírat, dokáže nás součet zmenšit často až na polovinu. Doklad toho, že amatérský přístroj může být podstatně levnější než tovární, je možné nalézt v každém čísle tohoto listu, ač láče sama nikdy není účelem.

Důležitější složkou problému je jakost. Továrna dává zpravidla svým výrobkům onen příznak dokončnosti a domyslnosti, vyjadřený známými závislostmi slovy *to várni ráz*. Amatér ovšem nemůže užívat originální skleněné stupnice, protože ji svými prostředky nemůže vyrobit. Z téhož důvodu nezvítězí v soutěži ani vzhledem kostry přístroje, cívek, mechanismu stupnice atd. Přiznáme-li však těmto prvkům jen význam věcí na povrchu, pak zbývá pozornému a trpělivému pracovníkovi dosti prostředků, aby získal svůj boj.

Má totiž na své straně cennou výhodu v tom, že ví, komu přístroj staví: sám sobě. Nemusí pak na př. pokaziti reprodukci úzkostlivým odříznutím vysokých tónů, neboť je si vědom, že hvizdy působí zpravidla vlnově blízké vysílače, jen vzácně přijimač. Nemusí tolik šetřit aponechat v reprodukci zřetelný hukot sítě, jak jej zná velká část továrních stanic, neboť síťová tlumivka a elektrolytické kondensátory stačí věc napravit. Nemusí z téhož důvodu vydati se v nebezpečí interferenčních hvizdů volbou jediného ladícího obvodu na vstupu přijimače; může si vybrati dobrý, velký reproduktor a i tak zůstane pod cenou též třídy přístrojů továrních.

Tvrďme proto s plným důrazem, že dobrý amatér není zastíněn tovární produkci: pro svou radost může si vyrobit individuální přístroj, ne-li všeestranně dokonalejší, tedy aspoň pro daný účel v hodnější než kterýkoliv to-

vární. Má-li toho však být dosaženo, nesmí šetřit tím, co je hlavním předpokladem úspěchu ruční práce: trpělivost a důmyslem. Jako první model tovární serie ani amatérův přístroj nevzniká za den a tak docela snadno. Vedle nezbytných nástrojů a vědomostí je třeba i patřičné dávky úsilí, jež je podmínkou úspěchu. Tuto věc neříkáme jako obecně morální zakončení, které se při čtení vynechá; víme, že právě jistý nedostatek vytrvalosti v našich řadách dal největší oprávnění pochybám o dokonalosti amatérských přístrojů. Je třeba energicky přemáhat zálibu v technickém hraní, již mnozí ukájejí právě v radioamatérství, ač by se patrně urazili, kdyby jim to někdo přímo vytkl.

Příkladem správného poměru amatéra k práci je tradice oněch amatérů fotografů, jejichž práce naplnují světové výstavy a jsou neskonale vysoko nad fotografií řemeslnou. Tento obor je spolehlivým dokladem tvrzení, že hlavním výrobním kapitálem amatéra je úsilí a pak teprve technická výbava dílny a peníze. Dokud amatéři budou si vědomi dosahu této moci, již mají v rukou, není třeba pochybovat o účelu jejich práce.

P.

## Obsah:

Radio ve službách polární výpravy	95
Opět obrazový rozhlas	96
S přijímačem na cestách světem	98
Jak to dopadne?	100
Utajení radiofonních sdělení	102
Noví amatéri, vysílači	104
Nový světelný vlnoměr	105
Tepelná kompenzace milivoltmetru	106
Standardní amatérský superhet	108
První amatérův vysílač	112
Amatérůva niklovna	115
Cívkové soupravy	116
Universální voltampérmetr	118
Světenu na krátkých vlnách	119
Co zajímá naše čtenáře	120
Jak změříme porušený odpor?	121
Jak pracujeme	122
Obsahy časopisů	123

## Plánky v tomto čísle:


Standardní amatérský superhet: stavební plánek ve skutečné velikosti (obr. 4) za Kč 4.— ve známkách; obr. 5 a 6 za Kč 4.—, byl-li objednán samostatně; všecky plánky tohoto přijímače za Kč 7.— ve známkách zasílá redakce Radioamatéra.

## V příštím čísle:

Zesilovač-modulátor o ztrátě 8 W. • Dvoulampovka pro krátké vlny. • Přijímač pro ultrakrátké vlny. • Jednoduchý telegrafní klíč. • Teorie obvodu L, C, R.
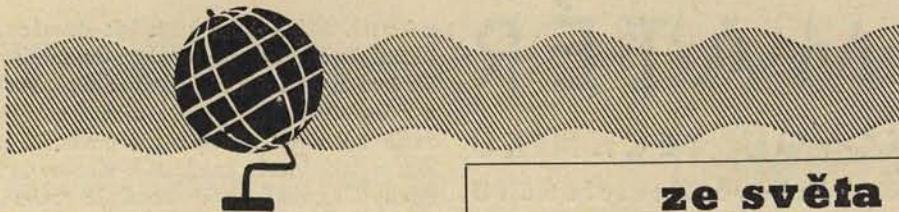
## Z obsahu předešlého čísla:

O polární záři. • Na návštěvě v rozhlasovém domě. • Vysokofrekvenční cívky. • Osciloskop s katodovou elektronikou. • Jednoduchý mikrofon. • Resonanční vlnoměr s buzákem. • Vibrační telegrafní klíč. • Úplný seznam československých amatérů vysílačů.



## ze světa

### Zpráva z radiového trhu

Ve dnech 13. až 20. března byla v rámci pražského jarního veletrhu otevřena radiová výstava na novém výstavišti. Mezi síťovými přijimači nebylo novinek mimo jedinou výjimku, již je lidová dvoulampovka Farida. Zato bylo pozorovati zvýšený jarní zájem obchodu o přístroje pro poslech v přírodě a v autu. Vyhrál to bateriový superhet v kufříkové úpravě s čtyřmi až šesti lampami. Nejvíce novinek měl trh měřicích a zkoušecích přístrojů, obsahující vedle známých zkoušečů elektronek, katodového osciloskopu a řady měřicích přístrojů proudu a napětí — nízkofrekvenční oscilátor, přístroj pro vyšetřování otřesů s katodovým osciloskopem, signálový generátor s doplňovacím přístrojem pro demonstraci resonančních charakteristik přijimačů osciloskopem a pomocný vysílač pro sladování přijimačů.

V odvětví zesilovačů, rozhlasových zařízení pro školy a j. ústavy, pro společný rozhlas na prostranstvích viděli jsme rovněž početná nová zařízení, která tak dosvědčila, že jejich odbyt spolu s oborem měřicích přístrojů nepodléhá vlivu roční doby, jako přijimače a součástky.

Zato v odvětví součástek pro amatéra musíme i letos odložit své skrovné nároky až k obvyklému podzimnímu termínu: několik nových věcí patří mezi výjimky, jež tuto neužitečnou tradici potvrzuji. Je tu mimořádně pěkný hvězdový přepinač, který snad konečně dovolí stavět opravdu spolehlivé přístroje; viděli jsme nový malý a přesný dolaďovací kondensátor, drobné lampy, novou stožárovou antenu — a jsme na konci. Není tu výčítky, že se nenalezlo něco „nového“ ve větším měřítku; příliš dobré jsme si vědomi nebezpečí, jež požadavek novostí skrývá proti výrobní potřívosti a hospodárnosti. Litujeme jen, že z věcí, které jsou amatérům přístupné, tak málo jich nese pečet dobré jakosti a trvalé hodnoty a že do řad dobrých výrobků tak zvolna a váhavě přistupují noví členové.

Zbývá příslušenství přijimače. Potkáváme se tu na několika místech s přístrojem pro samočinné vkládání desek do elektrického gramofonu, který se poněhlu stává nerozlučným společníkem přijimače. Pro přijimač sám vidíme další typy stíněných anten, spínací hodiny, bakelitové tvárnice, nové náhražkové an-

teny atd. Trh těchto věcí rozhodně netrpí nedostatkem pestrosti.

V radiotechnických novinkách není tedy jarní doba bohatá. Přesto rádi procházíme stánky radiového trhu pro ukojení radioamatérského zájmu znova vidět a hlouběji poznat.

### Prodej přijimačů v Německu.

Od ledna do října 1937 včetně bylo v Německu prodáno 827.183 přijimačů značkových a 301.274 národních přijimačů VE301, z toho 1.045.469 přijimačů bylo prodáno v samotném Německu. Je to o 136.000 značkových a 16.000 národních přijimačů více než loňského roku. V polovici minulého roku mělo Německo téměř 8½ milionu koncepcionářů, činí tedy roční prodej přijimačů 12.3%. V exportu nastal však proti r. 1936 pokles s 96.824 přijimačů prodaných v prvních 10 měsících r. 1936 na 84.635 přístrojů prodaných v téže době v r. 1937. — Značný úspěch měla prý oficiální akce výměn přijimačů a prodeje přenosného bateriového přístroje „Olympia-Koffer“, jimiž se podařilo téměř vyrovnat známou odbytovou mezeru v letních měsících.

### Elektronový klavír.

Američané přinesli na trh nový klavír, spojený s elektronovým zesilováním tónu. Pod strunami je lišta s kruhovými kovovými deštičkami, jež jsou spojeny s kladným pólem napětí. Struny jsou uzemněny a působí s deštičkami jako řada kondensátorových mikrofonů, jejichž napětí se zesiluje a vede do reproduktoru. Ač má takový klavír všecky tónové a dynamické možnosti velkého koncertního křídla a nadto mnohé jiné, zabírá i s reproduktorem méně místa než pianino. V tom vidí Američané právem budoucnost těchto hudebních nástrojů.

### Lidový přijimač v Dánsku.

V Dánsku se připravuje výroba lidové třílampovky na baterie za 95 dánských korun, t. j. asi 600 Kč. Výroba bude svěřena dvěma tuzemským továrnám. Politický klid a hustota posluchačů největší v Evropě (17.5% v r. 1937) ukazují, že akce lidového přijimače znamená v této zemi jedině snahu o zaručení poslechu nemajetným třídám obyvatelstva v místech, kde není elektrická síť.

### Pajedlo s obloukovým topením.

Ve Spojených státech přichází na trh obloukové pajedlo, jehož měděné tělesko využívá se nikoli trvale odporovým drátem, nýbrž obloukem uvnitř pajedla. Není to tedy známé „obloukové spájení“, u něhož se vyskytuje oblouk přímo na spájeném místě a ničí je. Energie oddebírá se ze střídavé sítě přes transformátor, snižující napětí asi na 40 V a mající velký rozptyl, takže se oblouk snadno netrhá. Spotřeba energie je prý velmi malá, neboť proud prochází jen při práci.

### Nová antena vysílače KDKA.

Americká stanice rozhlas. KDKA, jedna z prvních na světě, dokončuje stavbu nové vertikální antény o výši 215 m a váze 60 tun. Má délku  $\frac{1}{4}$  vlny a je od země isolována porculánovými isolátory o průměru asi 50 cm. Našim rekordmanům připomeňme, že v prvních letech rozhlasu bylo slavným důkazem jakosti přijimače, podařilo-li se ve tři hodiny ráno zasychit KDKA.

- Podzimní radiová výstava v londýnské Olympii (Radiolympia) bude letos otevřena od 24. srpna do 3. září.
- Německo zlevnilo o 5—8% elektroakustická zařízení, t. j. mikrofony, reproduktory a zesilovače. Na rozdíl od našich poměrů prodává se tu stále magnetický reproduktor s volně kmitající kotvou.
- Nedávná dotazníková akce prokázala, že švýcarské publikum dává přednost deskám z filmů a zábavné hudbě vůbec před hudbou vážnou a komorní.
- V Dánsku byla nedávno založena národní společnost pro výrobu a obchod s gramofonovými deskami.
- Německo mělo 1. února t. r. 9.356.888 rozhlasových posluchačů. V tomto počtu je 621.261 neplatících koncecionářů.
- V Belgii bylo k 1. lednu t. r. 1.018.018 posluchačů, z nichž 975.404 (96%) má přijimače lampové, 4306 (0.42%) stanice krystalové a 26.751 (2.7%) je připojena na rozhlasové ústředny. Zbytek tvoří majitelé bezplatných konesc.
- Anglické korunovační klenoty jsou ukryty v historické pevnosti Tower, jež je proto důkladně střežena. Veliteli pevnosti, který má úřední titul The keeper of the Yewel House, stala se nemilá příhoda, potvrzující staré přísloví, že pod svícenem bývá tma. Do jeho bytu přišli nedávno dva muži v montérském obleku a požádali služku, aby jim vydala k opravě cenný rozhlasový přístroj velitelův. Prošli s ním řetězem stráží a od té doby — jich nikdo nespatřil.

# Radio ve službách polární výpravy

Dne 19. února uzavřela svou činnost polární stanice UPOL, která od 6. června 1937 korespondovala ve službách sovětské polární výpravy Papaninovy z míst, do té doby lidem skoro neznámých.


Důležitou součástí plánu dobytí oblastí kolem severního pólu bylo poznání podmínek pro šíření elektromagnetických vln, jichž je v rozlehém neobydleném území třeba k podávání zpráv a k řízení letecké dopravy. Proto byly předem vybudovány radiové stanice pro oboustrannou korespondenci, sloužící výměně zpráv důležitých pozorovacích bodů v jižních oblastech Arktidy. Když byly jižní oblasti po této stránce prozkoumány, došlo 21. až 26. května k výpravě přímo na severní zemský pól.

Ctyři letadla dopravila výpravu s Papaninem v čele a s potřebnou výzbrojí do krajů, kam lidská noha vstoupila dosud jen výjimečně. Výprava měla za účel soustavně prozkoumati šíření elektromagnetických vln, provádět pozorování meteorologická, oceanografická, studium stavu a pohybu ledu a všimat si všeho ostatního, s čím se na dobrodružné pouťi setká.

Je zjevné, že radiové dorozumívání má pro tuto praksi stejný význam. Jen jím mohou badatelé rychle sdělovat své poznatky, jež mohou být srovnány se zkušenostmi ostatních pozorovacích stanic; jen přijimač může jim rychle ohlásiti meteorologická pozorování sedmi observatoří, které jim mají pomáhat. Proto byla výprava vyzbrojena rozsáhlým zařízením pro vysílání na vlnových délkách 600 m, 90–120 m, 70 m, 22–27 m. Předem byla zřízena síť pozorovacích stanic, jež měly spolupracovati s hlavními prostředníky UPOLu: stanicemi na ostrovech Rudolfově a Dixonu. Ústřední ústav v Moskvě zabýval se registrací, srovnáváním a studiem zpráv všech stanic. Observatoře a meteorologické stanice v Pulkovu, Charkově, Simeize, Abastumanu, Taškentu a Irkutsku a Leninském podávaly polární výpravě pravidelné a rychlé informace o fyzikálních a meteorologických změnách. Pro zjištování podmínek šíření vln vysílaly moskevské krátkovlnné stanice čtyři hodiny týdně na různých délkách vln pro severní pól.

Slo také o zjištění poruch na vlnové délce 600 m, kterou pozorovali letci nad severním pólem, a jež jsou patrně působeny vlivem proměnných vlastností ledu. Pro možnost oboustranných pozorování dostaly některé arktické stanice tutéž radiovou výbavu jako UPOL, takže korespondence mohla jít oběma směry.

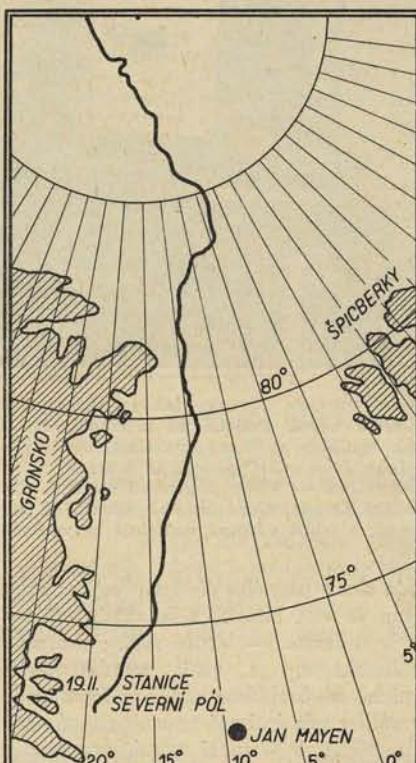Letadla, dopravující výpravu k pólmu, měla každé vysílač pro vlny 20–1200 m, superhet 15–2000 m, zařízení zaměřo-



Putování Papaninovy polární výpravy na ledové kře.

vací (radiový kompas) a přijimač pro signály radiových majáků. Korespondenci mezi letadly obstarávaly ultrakrátké vlny z malých transceiverů. Zaměřování v polárních oblastech je často složitější než u nás: zaměření a údaje polárních stanic musí někdy letadlu tlumočit silná moskevská stanice. Do jakých situací dostane se polární letec, o tom svědčí tato příhoda. Za pochmurného polárního dne vypravili se dva letci prozkoumat stav ledu; na 85° šířky museli nouzově přistát. Telegrafista marně hledal spojení s blízkou stanicí; v éteru vládlo naprosté ticho, jako by dosud radiotelegrafie nebylo. V šeru a neproniknutelné mlze pokoušeli se letci několikrát natočit motor, ale bez úspěchu. Opakovali pokusy s vysílačem s novým zklamáním, až konečně podařilo se motor natočit. Před odletem musil telegrafista rozhoupat letoun, aby přimrzlé kluznice odtrhl od ledu a mohli odstartovat.

Radiovou výzbroj posádky UPOL vyrábila se všemi ohledy na důkladnost, možnost náhrady, malou váhu leningradská laboratoř ORL. Vyzkoušeli ji četní polární badatelé; v praxi v napodobených podmírkách i sám Krenkel, který

s ní pak přes půl roku pracoval. Byly to dva vysílače 20 a 80 W pro krátké i střední vlny, napájené z benzinového agregátu, z dynama, hnacího větrem nebo lidskou silou. K nim patřily dva přijimače 20.5–1980 m, dále nouzový přijimač—vysílač 20 W pro 600 m. Hlavním hnacím zdrojem bylo větrné kolo s automatickou regulací otáček.

Pro studium podmínek dorozumění s Arktidou byla na podnět Krenkelů uspořádána soutěž o ceny pro korespondenci s vysílačem UPOL a s jinými polárními stanicemi. Soutěže se zúčastnilo mnoho amatérů vysílačů, z jejichž práce uvedeme dva příklady. Stanice U3AG (N. Baikuzov, Moskva) dovedl se po nezdařilých pokusech o spojení, že OK1PK (R. Archman z Prahy, čti o tom v 8. č. loňského ročníku Radioamatéra) spojil se s Krenkelovým vysílačem. Proto se U3AG spojil s OK1PK a informoval se o výsledcích. O rozmarech krátkých vln svědčí další zkušenosť U3AG, který se 30. července m. r. mohl spojiti s Leningradem jedině přes Chicago s pomocí amerického amatéra W9PTC.

Ing. N. Karpenko.

## Dva hlasy o síťové jednolampovce

Jakmile v 10. čísle Radioamatéra min. roku Vaše jednolampovka vyšla, hned jsem si ji pořídil. Snad z rozmaru a zvědavosti, nebo k ukrácení dlouhé chvíle jsem se do ní pustil. Chtěl jsem ji později zase rozebrat a stavět něco jiného — týž osud potkal mnoho stanic jiných. Mám ji však 2 měsíce a už ji nerozeberu. Všichni moji známí, kteří ji slyšeli, dokonce tvrdí, že to je bateriový přístroj — tak hráje bez přívuku sítě. Aparát mám přesně podle plánu. Myslím, že P. T. redakce R. A. tímto přístrojem přišla do noty mnohým radiofanouškům, kteří pro poslech místního vysílače si šetří velké aparatury.

V. N., Praha VII.

Ke stavbě jednolampovky na síť jsem se rozhodl ze dvou příčí: předně po celý den hraji Prahu, tedy je zbytečno hrát na třílampový superhet.

Potom pro její malou spotřebu, nemluvě ani o její snadné obsluze. Se stavil jsem ten aparát trochu jinak, než byl popsán, a na plechovou kostru po nějaké dvoulampovce, a mám tedy aparát zvlášť ve skřínce a amplion také. Potíže jsem celkově neměl až na hučení, když jsem s počátku užil elektrolytického kondensátoru jen 10  $\mu$ F, a probity 1  $\mu$ F kondensátor na vstupu anod. filtru. Hučení jsem odstranil užitím síťové tlumivky místo odporu 1200  $\Omega$  a místo bloku jsem dal 10  $\mu$ F elektrolytický. Síla reprodukce a čistota přednesu mě překvapila.

R. P., Praha-Zlíchov.

*Opět*


# OBRAZOVÝ ROZHLAS

*Možnosti, které jsme nečekali*

**V**ětšina těch, kdož před desíti lety pozorovali vývoj obrazového rozhlasu, dospěla tehdy patrně k názoru, že tu jde o efektní pokus bez možnosti rozsáhlého praktického využití. Nedokonalé obrázky, získané elektrochemicky z jodidového papíru, nestačily přesvědčit, že se hodí k něčemu jinému, než k potvrzení, že elektromagnetickými vlnami je možný i přenos obrazů. Přenos obrazů ukázel se však velmi brzo jako důležitý pomocník moderních komunikací. V 10. čísle ročníku 1936 t. I. měli jsme příležitost referovat o tom, jak dokonalé reprodukce fotografií dává Belinovo zařízení pro přenos obrázků po vedených telefonních. V téže době užívalo se obrazového rozhlasu pro službu meteorologických stanic, a to pro přenos povětrnostních map.

Přihlížíme-li k podstatě věci, není na přístrojích *fascimile system* společnosti *Radio Corporation of America* novinek. Zásadní novinkou je však jejich použití. Těchto zařízení pro bezdrátový přenos obrazů bude se používat v hotelech, klubech ale i v domácnostech pro vlastní výrobu novin a jiných publikací, do té doby vyhrazených tisku. Majetník přístroje dostane k ranní kávě tři strany posledních zpráv, které obrázkový přijímač začal „tisknouti“ hodinu před tím. V další hodině vyjdou zprávy bursovni a národnohospodářský článek. Před polednem odnesne si paní domu z přístroje předpis na jablečný koláč. K večernímu odpočinku bude pro celou rodinu připraveno několik povídok spolu s výsledky sportovních podniků toho dne a s nejnovějšími obrázky oblíbených filmových herců. Bude to tedy deník i obrázkový rodinný list v jednom.

Na čem spočívá důvěra konstruktérů, že tento přístroj má v době rozhlasu důvod k existenci? Dílem nepochyběně na téže skutečnosti, jež zakládá těsné spolužití přijímače a gramofonu: rádi posloucháme, co nám přichystali v rozhlasu, ale občas chceme svůj program určovat sami. Obrazový rozhlas dává možnost konservovat aktuálnitu až do chvíle, kdy jsme připraveni ji přijmouti. Druhý důvod v jeho prospěch je vý-

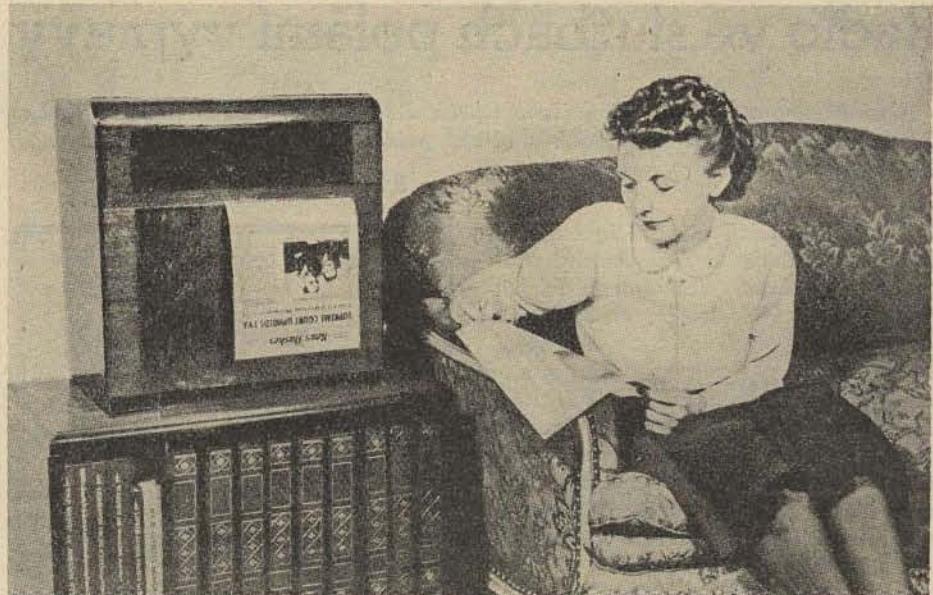


Titulní obrázek ukazuje, jak se obrazového přístroje užívá. Podobá se přijímači, nemá však knoflíků a kromě spuštění nevyžaduje obsluhy. Jeho „tisk“ podobá se dobrému tisku novinovému. — Vlevo je vysílací zařízení, obsahující fotoelektrický snímač obrazu a zesilovač, z jehož výstupu moduluje se vysílač.

hoda slova psaného před slyšeným; můžeme je číst znovu, nebo zachovat to, co je důležité. — Vedle věcí, jimž rádi nasloucháme, je však mnoho těch, o nichž se dovídáme raději četbou z téže záliby pro intimní způsob poznávání, pro níž mnozí mezi námi pravidelně uzavírají četbu svůj den. Nakonec zbývá výhoda obrazů, jež je možné tímto novým způsobem reprodukovat stejně dobře jako písmo.

Kladné důvody, jež jsme právě vymenovali, jsou dílem zřejmé, dílem skryté a s platností individuální. Jejich váhu je těžko hodnotit podle zkušenosti, neboť ji nemáme. Pak by ovšem snadno mohlo dojít k opětnému nedocenění významu obrazového rozhlasu, kdybychom se nemohli přesvědčit o pokroku, který za několik let učinila technika.

Abychom jej mohli posouditi, prohlédněme si celé zařízení. V bytě účastníkové je přístroj v ořechové skříně rozmerů 46×46×30 cm; ze šterbin vystupuje pomalu čtvrtka papíru odříznutá z dlouhého pásu skrytého uvnitř. Na ní je buď text nebo obraz podle toho, co se právě vysílá. Přístroj sám tvoří superhetový přijímač pro rozsah 550 až 1600 kHz nebo 30–41 MHz, zesilovač a obrazové reprodukční zařízení.

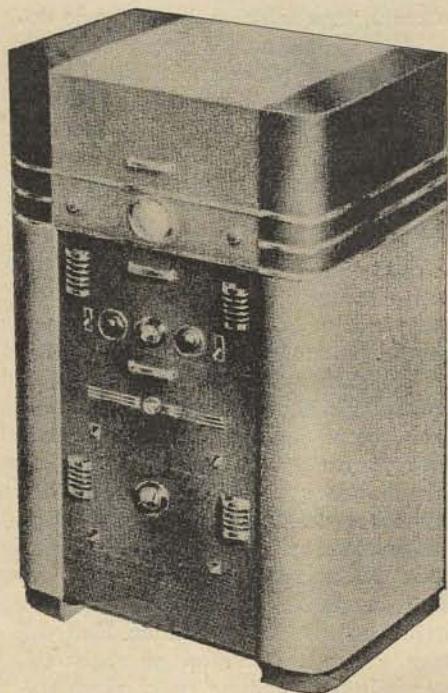Tady jsme u nejjednodušší složky. Připomeneme-li si nafialovělé, málo kontrastní obrázky přístroje Fultonova s elektrolysovou jodidu draselného, nebo složitý fotografický proces belinografu, zjistíme, že vynálezce, Charles J. Young z výzkumných laboratoří *RCA Victor*, užil způsobu zcela nového. V rytmu obrazové modulace přitiskuje se velmi jemný kovový hrot na obyčejný bílý



papír, na němž se kresba reproducuje pomocí uhlového papíru. Různým tlakem hrotu dosahuje se různého stupně černí.

Snímací zařízení na vysílací straně má válec, na němž je napnut vysílaný obraz; na malou plošku je zaostřen svazek paprsků světelného zdroje a po odrazu dopadá modulované světlo na fotoelektrický článek, kde se různá světelná hodnota mění v elektrickou vlnu odpovídajícího průběhu. Ta po zesílení moduluje standardní vysílač a kdybychom na jeho vlnu naladili obyčejný přijímací přístroj, slyšeli bychom dosti vysoký tón, měnící svou silu v rytmu světel a stínů obrázku. — Válec vysílacího i reprodukčního přístroje otáčejí se a postupují ovšem souhlasně a synchronisují se podobně, jako u belinografu, krátkými signály na konci každé řádky.

Bližšího vysvětlení vyžaduje struktura obrazu. Nemá ovšem tónového bohatství dobré fotografie, po této stránce rovná se asi průměrnému tisku rotačnímu. Protože však případá 50 obrazových rádek na 1 cm, je obraz mnohem jemnější, než průměrná novinová autotypická reprodukce, a můžeme jej přirovat k obrázkům v tomto listě, jež mají 48 bodů na 1 cm. Tato struktura omezuje ovšem jemnost přenášené kresby: podle údaje výrobcova má se užívat pro vysílání písma tištěného o velikosti aspoň *garmond* (10 bodů; písma, které právě čtete, je *petit* o 8 bodech). Ostrůvky v „e“ a p. nemají být menší než 0.3 mm ve směru svislém a 0.75 mm ve směru vodorovném. Nejslabší čáry výkresu smí být 0.3 mm. Fotografie nemají být příliš jemné, je pro ně třeba užít retuše, která je učiní výraznějšími. Formát obrazu je 216×305 milimetrů, čistá velikost je 190×278 milimetrů.

Zajímá nás také výkonnost stroje. Tři strany udaného formátu za hodinu představují 4000–4800 slov za tutéž dobu, je-li užito celé plochy pro text. Není to mnoho, je to však slušný výkon, uvádíme-li jednoduché prostředky a jemnou strukturu obrazu. Aby pak bylo denního času využito hospodárně, mají větší přijímací přístroje spínací hodiny, jež je uvedou v chod pravidelně v době vysílání pořadů, které majetníka zajímají.

Několik slov o konstrukci reprodukčního stroje. Bylo by možné připojit jej k normálnímu přijímači rozhlasovému, avšak pro spolehlivost a plné využití staví se se samostatným superhetovým přijímačem, který dovoluje bezpečný přenos i při středně hlubokém fadingu. K vysokofrekvenční části je připojen zesilovač s takovou zesilovací charakteristikou, aby se vyrovnala různost snímacího a reprodukčního systému. Změna tónu obrazu vyvolá na př. jednotkovou změnu hloubky modulace; ta zase vyvolá jednotkovou změnu tlaku na písící hrot. Kdyby však reprodukovaný stupeň byl odlišný od tónového stupně vysílaného, je třeba podle toho změnit odpovídající stupeň zesílení podobně, jako je pokusně stanoven tvar clony na přijímací straně belinografu. Na zevnějšku přístroje není knoflíků; jsou přístupné po odnětí zadní stěny a nájdí se jednou pro vždy na žádaný vysílač. — V reprodukční části přístroje postupuje bílý papír danou rychlostí ze svitku o 100 m délky; papír uhlový pak jde rychlostí čtvrtinovou a jeho svitek má jen asi 30 m délky.

Čtvrtka, na níž se reprodukuje, je navinuta na válec, s nímž se otáčí a současně posouvá o šířku rádky, t. j. o 0.25 mm na jednu otáčku. Hrot píše pak na papír šroubovici, jež je ovšem

Zde se můžete přesvědčit, že reprodukované obrazy i písma jsou velmi zřetelné. Vpravo je reprodukce neretušovaného snímku, jak jej obrazový přijímač vytvořil. Původní velikost byla 18.1×22.1 cm. Dole je výstřížek přenesené strany listu Electrical Engineering, reprodukovaný ve skutečné velikosti. Pro dobrou čitelnost předpisuje se nejmenší velikost písma *garmond*; z výkresu je však vidět, že i *petit* lze spolehlivě přečísti. Nejslabší linie obrazu mají být 0.3 mm, otvůrky aspoň 0.3×0.8 milimetru, jinak je přístroj při reprodukci „přehlédne“. Barvu i kontrastnost obrazu určuje také uhlový kopírovací papír. Ač je zatím rychlosť reprodukce jen tři strany za hodinu, jistě bude dosaženo zvětšení výkonu i zjemnění obrazové struktury.

the cross-value of the if the full  
tube which  
he average  
cent of its  
ll then be  
When the  
rees behind  
uchine, the  
7 per cent  
the excita-  
ions in the  
nd closing  
lowever if  
ndenser of  
this con-  
od of one-  
e may be  
ratron will

eliminate any unidirectional cause the corona tube negative critical values

In the regulator us the thyatron were field current and their an exciter.

In this case a further

různě silná podle obrazu. V této věci podobá se reprodukční i snímací zařízení fultografu i belinografu, o němž byla řeč.

Pokusy, které provedl vedoucí inženýr vysílače Wor v Newarku, Jack Popele, prokázaly dobrou čitelnost písma i zřetelnost obrazu v 25 reprodukujících přijímačích. Vysílač nemá veliké nároky na vlnové pásmo: potřebuje kromě nosné vlny ještě dve modulované vlny postranní, vzdálené asi o 1000 kilohertzů. Místo obvyklého pásmo 8 až 10 kHz, jak ho potřebují rozhlasové vysílače, jsou tu jen 2 kHz, tedy nárok značně menší. Poněvadž přenášený signál je akusticky poměrně prostý, je dosah vysílačů pro spolehlivý přenos aspoň takový, jako pro poslech. A ko-



nečně, užije-li se krátkých vln, je možno po překonání jejich rozmarů přenáset faksimile kolem zeměkoule. Již dnes spolehlivě dodává toto zařízení lodím na šírem moři zprávy povětrnostní a jiné a mnohokrát potvrdilo svou dokonalost.

Zbývá otázka, jak ho využít. *Federal Communication Commission*, jež je vrcholnou státní institucí ve všech rozhlasu v USA, střeží se vydati je do rukou obchodníků a připouští zatím jen užití pro pokusy, při nichž podnikatel dodá nejméně 50 přijímačů pro domácí použití. Účelem těchto pokusů je předně prakticky vyšetřit význam pro obecenstvo, dále nalézt vhodné pořady a konečně získat zkušenosti se stavbou přístrojů. Teprve potom bude se uvažovat o využití obchodní.

Poněkud neočekávaně vystoupila nad obzor našeho rozhlasového světa nová vyhlídka; ač je dosud zastřená, slibuje mnoho, jako logický doplněk rozhlasu i jako předchůdce televize. P.

• Přijímače, stavěné do podélných skříní, vyžadují také, aby se tomuto tvaru přizpůsobil elektrický gramofon, na němž přijímač pravidelně stojí. Protože je v široké gramofonní skříni mnoho místa, uložil tam důvtipný konstruktér i čtyři vodorovné poličky na desky 25 i 30 cm.

• Italský radiový obchod cíti se ohrozen prodejnou politikou průmyslu, který v mnohých případech dodává přímo zákazníkům. V poslední době podařilo se dosáhnout dohody o tom, že průmysl nebude dodávat zboží přímo a o pevných rabatech pro obchodníky.



Malá černoška, narozená pod anglickým sluncem, poslouchá s velkým zájmem prvně v životě rozhlas.

**J**e tomu již dávno, co jsem viděl první přijimač, namontovaný v autu — byl to vlastně vůbec první radiový přístroj, který jsem uviděl. Stalo se to v roce 1922 v americkém městě Louisville, největším městě státu Kentucky. Na malém náměstí shromáždil se dav zvědavců kolem nákladního vojenského auta, krytého plachtou. Náleželo oddílu vojenských verbiřů, kteří podle vzoru středověkých armád snažili se přilákat lidí, aby pak mohli spustit proudy své výmluvnosti. Spojené státy zrušily tehdy opět povinnou službu vojenskou a potřebovaly doplnit své pluky.

Z nitra vozu ozýval se jednotvárný, nepřirozený hlas, přerušovaný neustále praskáním a pískáním: první rozhlas, který většina z účastníků této události vůbec slyšela. Z přítomných si asi tehdy sotva kdo pomyslil, jakou úlohu bude hrát rozhlas v několika letech. Přes to stáli jsme trpělivě a poslouchali sotva srozumitelnou řeč, až poddůstojník uznal, že je větší zájem o moderní vynález než o vojenský kabát a nařídil odjezd.

Když jsem na pozdějších cestách počal užívat automobil, ideálního dopravního prostředku pro krajiny řidce obydlené, uvědomil jsem si výhodu přijimače v autu. Času na takové cestě bývá málo: I když přijde večer a my se utáboríme, čeká nás ukládání přírodovědeckých sběrů, psaní cestovního deníku, vyvolávání foto-

## S přijimačem na cestách po světě

Napsal a fotografoval dr. Jiří Baum

Autor, známý přírodovědec a cestovatel, podnikl v roce 1931 cestu autem napříč Afrikou a v roce 1935 výpravu kolem světa. Měl při tom v autu vestavěn přijimač, který jej v nejhlubších pustinách spojoval s civilisací a budil údiv mezi primitivními lidmi, kteří jej slyšeli. Na svých cestách proslobil řadu přednášek o Československu.

grafíí a mnoha jiných prací, takže věru nejde o ukrácení chvíle. Ale člověk těžko nese odloučení od ostatního světa. Ve středu civilisace často proklínáme noviny, které den co den přinášejí jen zneklidňující zprávy, ale nejistota, která vzniká z naprostého nedostatku zpráv uprostřed divočiny, je mnohem horší. A dostoneme-li je konečně, jsou měsíce staré, a hlavně starají se zpravidla o vše možné, jen ne o to, co se děje v malém a vzdáleném Československu.

Po prvé jsem měl příležitost vestavět přijimač do svého vozu, když jsem se připravoval s mistrem Fojtem na cestu tatříčkovou napříč Afrikou do Kapského Města. Měli jsme čtyřlampovku Telefunken. Potřebný proud dodával akumulátor a suchá baterie. Přístroj sám byl zavěšen na gumových pruzích, aby netrpěl otřesy při jízdě špatným terénem. Antenu jsme měli svinutou na navijáku a při zastávkách jsme ji upevňovali na strom. Přijimač konal dobré služby; vadilo však, že nebyl zařízen na příjem krátkých vln.

Nám záleželo pochopitelně nejvíce na příjmu pražské stanice. Jen ten, kdo pobyl delší čas v daleké cizině, pochopí naše pocity ve chvíli, kdy se podařilo zachytit naše vysílání kdesi v pustině. Působilo docela zvláštním dojmem, když v Egyptě ozvalo se pojednou z amplionu: „Zitra bude vypraven zvláštní výletní parník do Štěchovic“.

Tenkráte byl poslech ještě dobrý, ale čím dále jsme se probíjeli Afrikou na jih, tím bylo obtížnější vyladit Prahu. Ač jsme jiné stanice, na příklad Řím, chytili poměrně snadno, byl příjem stále silněji rušen poruchami. Podnebí rovníkové Afriky podobá se často počasí, jaké u nás panuje krátce před bouří: je tázivé horko a dusno. Ani u nás za takových okolností nebývá příjem dobrý, ale v Africe je to místy normální trvalé počasí.

V Belgickém Kongu mohli jsme poslouchat Řím a Toulouse, ale poruch bylo tolik, že hudba byla ve sluchátkách sotva znamenala. Zato jsem po prvé uviděl krátkovlnné pří-

Auto cestovatelů s vestavěným přijimačem těšilo se vždy živé pozornosti. Z toho, jak zvědaví diváci stojí stranou, lze soudit, že hlas z drobných krabiček není jim vůči docela přirozenou.



jimače, jež měli zdejší kolonisté, a mohl jsem posouditi, oč je u nich poslech lepší. Hranice vlnové délky je asi při 80 metrech — delší vlny opět trpí poruchami.

Poměry se trochu zlepšily, když jsme se ze střední Afriky dostali na východ, na náhorní rovinu, která vyplňuje značnou část anglické Kenye. Jednou zachytily jsme i brněnský rozhlas. Slabě sice, ale čistě. Poslech byl lepší vysoko v horách a měnil se den ze dne, tak jako u nás. I zde měli lepší poslech majetníci přijímačů krátkovlnných. Na další cestě se podmínky pro příjem opět zhoršily a v jižní Africe nepodařilo se nám chytit žádnou z evropských stanic.

Na cestu kolem světa v roce 1935 opatřil jsem si přijímač Palaba, který byl zařízen i pro krátké vlny. Byla to jen dvoulampovka, ale konala velmi dobré služby. Okolnosti často nedovolovaly rádné umístění antény, ale přes to bývalo možno chytit i vzdálenou stanici s docela krátkou anténou. Poslouchali jsme tak i krátkovlnné vysílání, ač někteří odborníci tvrdili, že to není možné bez dlouhé venkovní antény. Tak jsme zachytily v Australii i některé německé krátkovlnné vysílačky. Nejlépe jsme slyšeli stanice italské.

Dnes, kdy naše československá krátkovlnná vysílačka je dohotovena a australští přátelé nám píší, že ji dobré slyší, lituji upřímně, že nevysíala již v době naší cesty. Jak bychom byli vděčni, kdybychom mohli v divočině, daleko od civilisace, poslouchati naše zprávy a hudební. Tehdy slyšeli jsme opětne hlas své vlasti až na parníku, který nás odvázel z Ameriky do Evropy. Bylo to vysílání školského rozhlasu a parník byl v té době ještě 3500 km od Anglie.

Na svých cestách měl jsem několikrát příležitost přednášeti pro rozhlas. Někde bylo zařízení rozhlasových ateliérů velmi primitivní. V Kapuském Městě měl rozhlas jen středně velký pokoj s malou předsíňkou v soukromém domě. Působil tak trochu dojmem rodinného podniku. V jednom koutě stálo prosté zařízení pro vysílání reprodukováné hudby. Uprostřed byl stůl pro hlasatele nebo přednášejícího. Manželka hlasatelova seděla i při vysílání vedle a cosi vyšívala. Třetím členem personálu byla dívka, která obstarávala nejrůznější práce a chvílemi napovídala hlasateli, který improvisoval denní zprávy a občas zůstal vězet, protože neměl nic poznámenáno.

Podobné primitivní poměry nalezl jsem i u australských rozhlasových společností. V Melbourne sloužila

Auto manželů Baumových, jímž byla podniknuta v roce 1935 cesta australským vnitrozemím.

Uvnitř vozu bylo přijímači vykázáno místo na stěně u stropu. Posuďte sami, zda se tu dobrě poslouchalo.



jediná místnost za studio i za čekárnu. Zatím co jeden z nás přednášel, bavil se se mnou úředník společnosti docela nenuceně. Podobně tomu bylo i v Sydney, kde okno ateliéru bylo dokořán otevřeno, takže dovnitř vnikal hluk z ulice. Při přednášce přišel do místnosti sluha vypůjčit si žárovku a klidně přinesl si židli, aby na ni dosáhl. Bylo to hodně rozdílné od dokonalého provozu našeho Radiojournalu. Podobný ráz mělo i vysílání v Brisbane.

Je zvláštní, že Austrálie věnovala tehdy rozhlasu tak málo péče — právě v této zemi má rozhlas zvláště důležité posléčení. Šest milionů obyvatel Austrálie žije z valné časti na jihozápadě a západ a sever Austrálie jsou skoro bez obyvatelstva. Někteří farmáři mají až několik set kilometrů k nejbližšímu sousedovi a třeba i tisíc kilometrů do nejbližší osady, kde mají na poště schránku na dopisy. Mnozí z nich doveděli se o vypuknutí světové války až po několika měsících, ale dnes, v době rozhlasu,

jsou každodenně informováni o nejdůležitějších událostech stejně rychle, jako obyvatelé měst.

Až donedávna nemohl se takový farmář spoléhat na lékařskou pomoc při úrazu nebo nemoci. V posledních letech vznikla proto v Austrálii dobročinná organizace, zvaná *Aerial Medical Service Ltd.*, na kterou se může v nouzi obrátit každý kolonista. Tato organizace půjčuje farmám v divočině daleko od civilisace a sjízdných cest vysílačky, které jsou tak upraveny, aby jich mohl používat i laik. Proud je vyráběn šlapáním: je zde sedátka s pedály, jako u kola. Přístroj má klávesnici jako psací stroj, takže stačí, zná-li vysílající osoba obyčejné písmo. Stroj pak sám smačknutím klapky převede písmenu v Morseovu značku. Odpověď, zpravidla rada lékaře v nejbližším městě se vysílá rozhlasem.

V dnešní době má tato *Aerial Medical Service* i několik letadel a zjistí-li, že jde o vážný případ, vyšle na místo aeroplánem lékaře. V letadle je upevněno lůžko a je-li třeba, dopraví nemocného do nejbližší nemocnice. Tak dva velkolepé vynálezy století, letadlo a rozhlas, se spojily, aby ulehčily člověku život v divočině a urychlily tak postup civilisace.

(O autorově cestě kolem světa jedná jeho kniha *Autem a lodí kolem světa*, o níž jsme přinesli zprávu v předešlém čísle t. I.)

#### Výmenné elektrolyt. kondensátory.

Elektrolytické kondensátory v síťové části jsou vystaveny poruchám ze stoupnuvší teploty nebo z přepětí víc než ostatní součásti. Aby opravám usnadnili práci, přinesli Američané na trh dvojice takových kondensátorů s nožkami podobnými lampovým, jež se zasunou do vhodné obýmký a tím je výměna provedena.

# Jak to dopadne?


*Od samého počátku televize trvá boj o prvenství mezi členicí soustavou mechanickou a elektronovou. Ve chvíli, kdy se zdál být ukončen ve prospěch soustavy elektronové, došlo k použití supersonického relé, které dalo mechanické soustavě možnost získat dobré obrazy rozměrů, jakých se užívá v biografech. Boj proto trvá a úlohy se vyměnily: mechanická soustava dovoluje větší, jasnější a dokonce barevné obrazy.*

Dosavadní odbyt televizních přístrojů, který práv dosáhl hrubého čísla 10.000, nestačí uspokojit obchodníky, ani výrobce tohoto odvětví. Ač se v oficiálních projevech hustě vyskytuje optimistické názory na vývoj událostí, slibující v deseti letech půl milionu účastníků v samotném londýnském okolí a sto milionů liber šterl. ročního obratu světovému průmyslu, chápou se odpovědní činitelé všech prostředků, aby zájem o televizi zvětšili už nyní. Jednou z cest k tomuto cíli je zavedení televizních aktualit v biografech. Jde asi o to, aby se využilo pohotovosti a rychlosti televizní kamery a obvyklý filmový týdeník byl doplněn televizním deníkem.


Užití televize na plátně biografu představuje však pro techniky úkol velmi obtížný. Není věru mnoho způsobů, jak dosáhnout zřetelných a klidných obrazů v rozmezích promítací stěny, zvláště je-li těsně vedle dokonalá projekce filmová. Zdá se však, že tento úkol není už nad lidské síly, jak o tom svědčí Bairdovy úspěchy a přístroje Scophony s fonickeckým relé, o nichž tu chceme pojednat.

Než k tomu přistoupíme, uvažme šance, jež mají v cestě za ovlánutím oboru oba rivalové: členicí soustava mechanická a elektronová. Nehmotnost, rychlosť a snadná ředitelnost katodového paprsku způsobila, že se elektronové soustavě přisuzovala větší životnost. Když však přišel požadavek velkých obrazů, ukázalo se, že s fonickým relé ani zrcadlové kolo nepatří ještě do musea.

Mez obrázků, jež můžeme získat přímo na katodové trubici, jest dána pevností evakuovaných skleněných baňek, jež nesou obrovský atmosférický přetlak. Při poruše, otřese nebo kazu ve skle nastává mocná implose, jejíž ob-

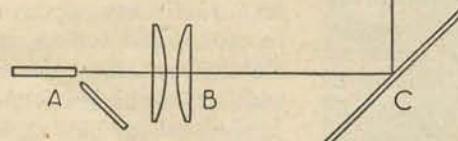

Obr. 1. Schema mechanické členicí soustavy Scophony se supersonickým světelným relé. Skutečné provedení přístroje této soustavy přinesli jsme v 2. č. loň. ročníku na str. 42.

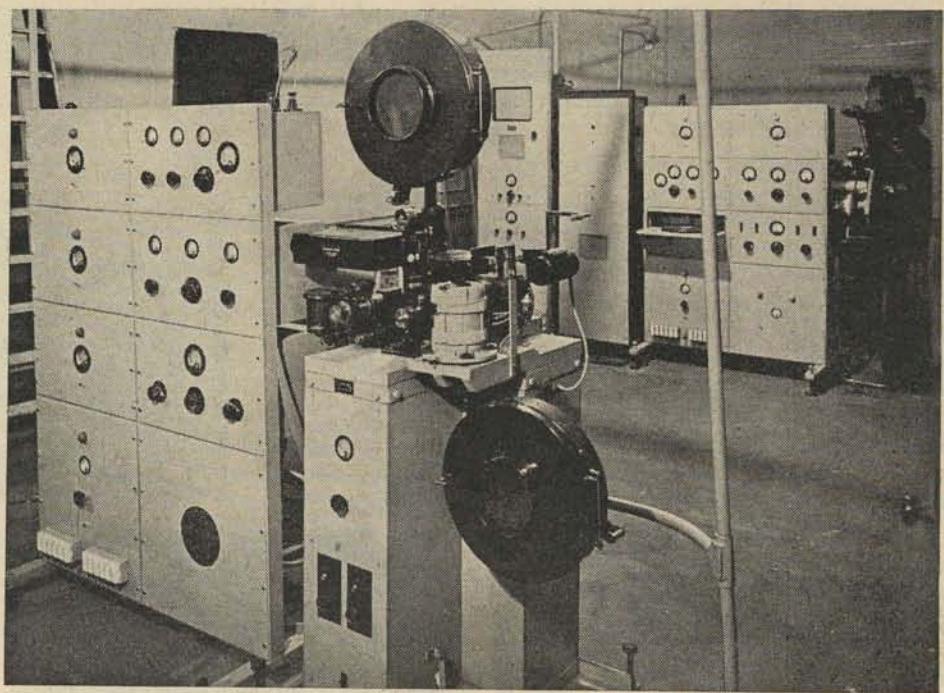

Obr. 2. Pokusné vysílací mechanické zařízení pro vysílání z filmu. Po levé straně pomocné zesilovače.

rázek v malém znají všichni, kdo v dětských letech s požitkem rozbíjeli staré žárovky. U baňky, která má v objemu 10 litrů je efekt ovšem větší a proto mají televizní přijímače ochrannou desku z netříštivého skla, které brání střepům z baňky rozletět se divákům do tváří.

Řešení této nesnáze ukázaly drobné

trubice s malým, velmi jasným obrázkem, který se promítal na stínítko podobně, jako se promítá ozářené obrázkové políčko filmu. Fluorescenční hmota nanášela se na rovnou deštičku, nikoliv na celou baňku; deštička byla elektricky výhřívána, aby se dosáhlo jasnějšího fluoreskování; užívá se velmi vysokých napětí (až 20.000 V) na elektrodách trubic, ale přece činí potíže dosáhnout obrazu většího, než asi čtvrt čtverečního metru. Proti tomu přichází mechanická členicí soustava s obrazy až do velikosti projekční stěny v biografu, jež mají velmi dobrou jasnost a nepotřebují vysokých napětí ani nebezpečných součástí.

Hlavní součástí mechanické soustavy Scophony je fonické relé. Jeho princip a zákony objevil a vyšetřil Jeffrey, provedení se však dosud mění, jak dochází k dalším objevům. Jeho modulační schopnost záleží v tom, že světelný paprsek klidného světla interfeřuje (kříží se) s mechanickými vlnami ve vhodné kapalině (voda, petrolej a j.). Tyto vlny vyrábí piezoelektrický výbrus o vlastní frekvenci asi 10 MHz, jež je modulovaná světelným signálem. Je tu zřejmá podobnost s principem supersetu: světelné vlny stálé délky (oscilátor) dodávají s mechanickými vlnami modulovanými (přijímaný signál) světelnou mezifrekvenci rovněž modulovanou. Tu pak můžeme svěřit mechanické členicí soustavě, aby ji rozložila v obraz.

Dosud se nepodařilo získat u této originální členicí metody popis tak úplný, jak by bylo třeba; zájemce poučí však o podstatě věci i článek Nový světelný vlnoměr na str. 105.

Pozn. red.

Jak se to děje ve skutečném přijimači, můžeme sledovat na obr. 1. Ze silného světelného zdroje *A* (oblouková nebo rtuťová lampa) jde světlo kondensorem *B* a po odrazu na zrcadle *C* vstupuje do světelného relé *D*, jež z něho vyrobí paprsek modulovaný. Optika *E* a clona *F* paprsek soustředí a zrcadlový buben *G* rozprostře bod do jednotlivých rádek. Tento buben má průměr jen několik centimetrů a součin počtu jeho zrcadel a otáček za vteřinu dává počet rádek soustavy za vteřinu.

Za čočkou *H* na zrcadlích *I*, *J*, *K*, *L* jeví se místo bodu již modulovaná celá řádka obrazu. Zrcadla slouží k tomu, aby její směr otočila do směru osy druhého zrcadlového bubnu *N*, jenž má průměr asi 60 cm a otáčí se volně, neboť jedno jeho zrcátko rozprostře hotovou rádku na celý obraz. Tento buben je synchronován fonickým kolečkem podle obrazových signálů vysílače. Nyní je paprsek promítán obvyklým způsobem na projekční plochu.

Výhody zařízení vyjádříme stručně takto: malá spotřeba energie, menší napětí, větší světelnost a rozměry obrázků. K modulaci světelného relé je prý potřebí pouhý jeden watt energie; pohon motorků je rovněž snadný. Vyskytla se však obtíž v setrvačnosti zařízení: synchronující signál BBC, jehož je třeba k udržování chodu bubnu *N*, nebyl dosud přesný a obrázky se na promítací stěně houpaly. Na žádost firmy slíbila však BBC postarat se o naprávu.

Připomeňme optickou zvláštnost této zajímavé soustavy: postupující světelné vlny v kapalině relé mění se účinkem první rotující optické soustavy (buben *G*) ve vlny stojaté, takže obraz na soustavě zrcadel *I*, *J*, *K*, *L* je hotová řádka, nikoliv sled bodů, jako při elementárním bodovém členění. To znamená prakticky značně větší světelnost proti klasické soustavě s Kerrovým článkem, toulkrát větší, kolik bodů tvoří jednu řádku.

Na obr. 2 je zařízení pro pokusy s vysíláním, jež firma postavila pro


přenosy z filmu, dokud ještě neexistovala vysílání o větším počtu rádek.

Na obr. 3 vidíme náčrtek světelného relé střední velikosti. Potřebuje napětí 500 V a modulační energii 0.05–0.2 W.


Ježto společnost Scophony a nedávno i Baird předvedly přijimače, jež reprodukovaly obrázky rozměrů takových, jak je na obr. č. 5 (fotografie to předváděcí místo Scophony Ltd.), věnoval film v poslední době velkou pozornost tomu, jak zařadit televizi do normálních biografických programů. Uzávají se tyto podmínky, jímž by musila televize vyhovovat:

1. Dostatečná velikost promítaných obrázků, obrázek musí být široký nejméně 7 metrů.
- 2. Dostatečná intensita osvětlení obrázků.
- 3. Blikání obrázků musí být odstraněno.
- 4. Dostatečný počet rádek.
- 5. Promítání z operátorovy místo, ne ze zadu plátna, jak dosud se televize provádí.
- 6. Řešit otázku, kdo bude platit za vysílané programy BBC a nebo zcela nové programy, vysílané snad jen pro biografy vysílačkou a nebo po kabelech z centrálního filmového studia.

Mnohé z těchto podmínek zbývá splnit. Velikost obrázků by snad již dostačovala, intensita osvětlení však dosud ne. Zajímavé je, že prý nestačí pro velká plátna osvětlení, při jakém BBC vysílá ze studia v Alexandřině

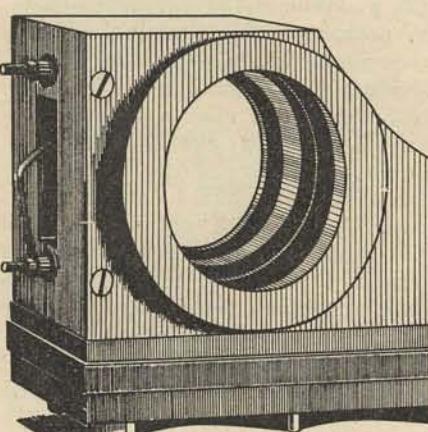

Obr. 3. Supersonické světelné relé střední velikosti.

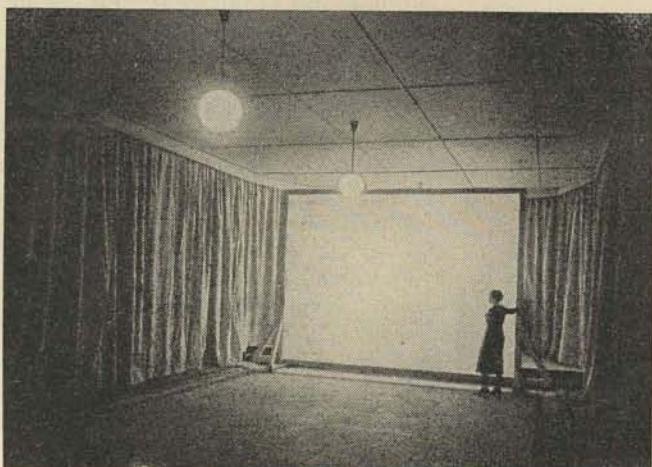

Obr. 4. Předváděcí síně mechanické soustavy. Promítací stěna udává velikost dosaženého obrazu.

paláci. Ukázalo se to při nedávném předvádění Bairdovy aparatury. Blikání obrázků, tolik nepříjemné při 25 obrázcích ve vteřině, je zmenšeno při 50 obrázcích přeskokem promítaných, jako jich používá nynější systém Marconi-EMI. Počet rádek 405 ještě nebude asi stačit pro dobré filmové přenosy. Dnes je již možný přenos i na 700 rádkách a technický ředitel Bairdovy společnosti, kapitán West, označil tento počet jako uspokojující. Jestli však na vysílací straně nejsou potíže se 700 rádky, objeví se jistě u přijimačů pro promítání na velká stinítka a pravděpodobně se prozatím zůstane při 405 rádkách. Poslední podmínu je snadné splnit; z programu BBC se převezmou jen programy reportážní, výsledky footballových zápasů, koňských dostihů, slavností a pod. Počítá se, že do tří let budou všechny filmy natáčeny barevné, a ač Baird právě demonstroval barevnou televizi na velkém plátně předního londýnského biografu, zůstane se ještě dlouhou řadu let při televizi s černobílými obrazy.

Bernard Kryl, Londýn.

#### Zvukové vlny chrání pokladny.

Při důmyslu, s nímž pracují moderní zločinci, není zajisté snadné chránit lidský majetek, zvláště je-li ho vše na jednom místě a je-li snadno přenosný. Podařilo se však sestavit malý přístroj, který můžeme nazvat detektorem otřesů. Má schopnost rozlišit otřesy nevinné od podezřelých: otřásá-li se pokladna sebe víc, na př. při jízdě těžkých vozidel po ulici nebo pod., zůstane tento detektor netečný. Jakmile však o kovovou stěnu pokladny třeskne kovem, třeba daleko méně, než se to děje při pokusu stěnu provrtat nebo vylomit, uvede se v chod poplachové zařízení. Detektor otřesů je druh mechanického mikrofonu, který je zvláště citlivý na zvukové vlny, vyvolané třeskem nástroje. Protože se tyto vlny kovem velmi dobře šíří, dostanou se bezpečně až k detektoru a tam se prozradí. Zájemcům prozradíme, že tu není nic záračného. Na stěně pokladny je přitisknuta deštička, o niž se zlehka opírá pérko a tvoří s ní dotyk, jímž prochází proud. Při otřesu pérko odskakuje a chvilková změna odporu způsobí poplach trvalý.


#### Měniče pro anodový proud z akumulátoru.

Tyto přístroje vyskytují se u nás na trhu a dávají normálně z akumulátoru 2 až 4 volty napětí 120 voltů při 12 mA anodového proudu. Cena je asi Kč 480.—

## Utajení radiofonních sdělení

Schopnost radiotelefonie rozšířovat zprávy na všecky strany, jak se to děje v rozhlasu, stává se nevýhodou, chceme-li ji použít k dorozumívání, jež má zůstat tajné všem mimo stanici určení. V tomto článku pojednáme o jednoduchých způsobech, jimiž je možno dosáhnouti utajení.

Nejznámějším oborem, ve kterém se užívá radioelektrických vln, je nesporně rozhlas, t. j. rozšiřování programových relací, určených pro veliký okruh posluchačů. Radiotechnika však může vykonat dobré služby i jednotlivým zájemcům, kteří chtějí projednávat různé obchodní, vojenské, diplomatické nebo soukromé otázky a kteří nemohou užít normálního telefonu, protože jeho zřízení je technicky neproveditelné nebo nerentabilní; tedy pro spojení zá-

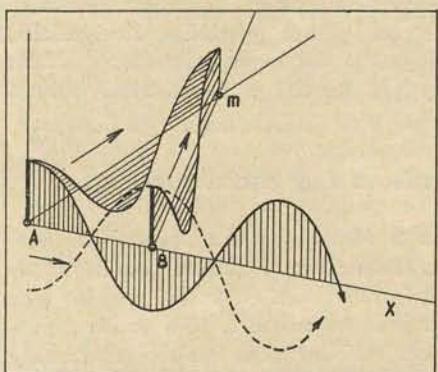


Obr. 1. Směrové působení dvou zdrojů vlnění. A, B: zdroje kmití, vzdálené o půl vlnové délky. V čáře X se obě vlnění ruší, v bodě m se jejich působení sčítá.

mořská a všude tam, kde účastníci mění stanoviště (letouny, lodi, vojenské jednotky a pod.).

Všeobecné zavedení radia pro podobné účely je ale omezeno jednou závažnou okolností, a to právě tou, která pro rozhlas je hlavní výhodou: základní vlastnosti elektromagnetických vln, které, jsou-li vyzařovány jednoduchou antenou, šíří se téměř koncentricky od vysílače na všechny strany a mohou být zachyceny velkým množstvím osob, které jsou v obvodu působnosti vysílače a které tedy mohou poslouchat s sebou. O to ovšem nestojí ani obchodník, projednávající nějakou komerční záležitost, ani důstojník, dávající rozkazy, které nejsou určeny pro nepovolané uši.

Za takových okolností jsou technické nucení uvažovat o metodách, které by udělaly rozhovor nesrozumitelným pro jiné posluchače a tím zaručily aspoň takovou tajnost přenášeného hovoru, jakou vyžaduje telefonní abonent od drátového spojení.

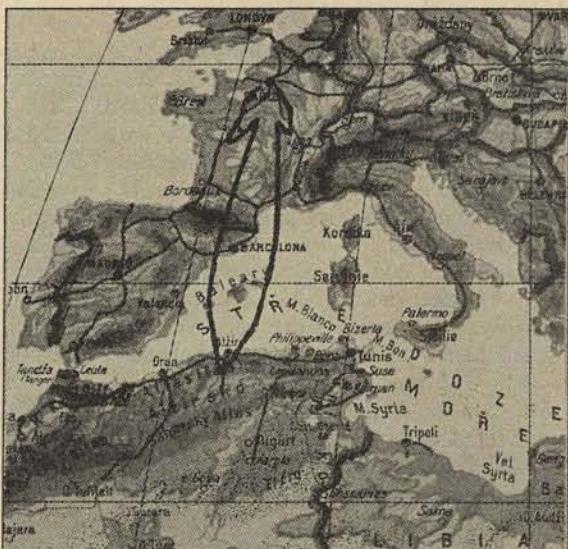Obr. 3. Vysílací diagram Paříž—Alžír pro směrovou soustavu Chireix-Mesny na vlně asi 30 metrů.



## Utajení radiotelegrafie.

Z historie vysokofrekvenční techniky je známo, že se toto úsilí objevilo velmi brzo a že ještě dávno před rozvojem radiotelefonie byly navrhovány systémy, které měly zabezpečit důvěrnost radiotelegrafních poselství, předávaných Morseovou abecedou. Vzpomeňme na př. na soustavu, jež měnila periodickou vlnu pravidelným otáčením přídavného ladícího kondensátoru (Telefunken) nebo při klíčování poněkud měnila samoindukci ladícího obvodu (Fessendenův „secrecy sender“) a pod.

V novodobé radiotelegrafii byly však podobné snahy většinou opuštěny, protože problém utajení byl vyřešen jinou cestou — strojními rychlotelegrafram a užíváním šifrovacích strojů. Pro fonii však požadavek utajení zůstal stále akutní a spíše se stupňoval, když radiotechnické znalosti začaly pronikat i do širší veřejnosti. V některých oborech (vojenství) стала se dokonce okolnost, že dosud není vhodného utajovacího systému, značnou překážkou všeobecnějšího užití radiotelefonie. Při tom však je předem zřejmo, že zde budou technické obtíže ještě daleko větší

než pro telegrafii, neboť jde o přenos celého, dosti širokého frekvenčního pásmá, vždyť abonent samozřejmě požaduje, aby řeč, která je nesrozumitelná ostatním, byla pro něho srozumitelná a věrná.

Jak lze zásadně vyřešit otázku neodposlouchatelné radiofonie? Můžeme se o to pokusit dvojí cestou:

buď zřídit radiotelefonní spojení tak, aby osoby, které by mohly mít nezádoucí zájem na obsahu rozborů, byly prakticky vůbec mimo dosah našeho vysílání;


nebo za okolnosti, kdy víme, že nepovolaný posluchač může pohodlně zachytit naši vyzářovanou energii, upravíme vysílání tak, aby po detekci normálním rozhlasovým přijímačem nedávalo srozumitelné zvuky.

### Malý dosah stanic.

První způsob lze ovšem prakticky provésti jen tam, kde můžeme bezpečně předpokládati, že se naslouchací stanice nepřiblíží dost blízko k našemu vysílači nebo že není ve spojnici vysílače s přijímačem.

Pak stačí užití pro spojení dvou poměrně blízkých stanic vysilačů, které mají malý vyzářený výkon a tedy také malý dosah. Abychom, měli jistotu, že nás vzdálený samozvaný posluchač neslyší, je ovšem třeba k tomu vhodné voliti vlnové pásmo, na kterém pracujeme, aby nás nezradila prostorová vlna, odražená od ionosféry. Užijeme tedy vln pod 10 metrů, které už nejsou ionisovanými vrstvami odráženy zpět k zemi. Čtenářům Radioamatéra jsou známy několikawattové amatérské transceivery,\* určené pro pásmo 56 Mc, které spolehlivě splňují tyto požadavky pro blízký styk, užijí-li se pro telefonii. Při vhodné volbě antény a za normálních okolností, t. j. když právě nevylezeeme na vysoký kopec a když

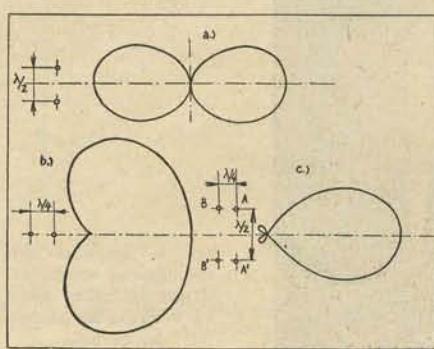Obr. 2. Směrové diagramy různých kombinací anten: a) Dvě anteny ve fázi, vzdálené o  $\lambda/2$ . b) Dvě anteny, napájené proudem posunutým ve fázi o  $\lambda/4$ , a vzdálené o  $\lambda/4$ . — c) Dvě anteny napájené VF proudem ve fázi, vzdálené o  $\lambda/2$  se dvěma nenapájenými (odrazovými) antenami ve vzdálosti  $\lambda/4$ .




nejsou právě abnormální podmínky v horní atmosféře, můžeme se dobře domluvit s „hamem“, vzdáleným několik kilometrů, ale naše vysílání už nezachytí černý posluchač v sousedním okresu. Na tuto okolnost se také spolehají všechny technicky dobré vybavené armády, kterým se takové radiotelefonní přístroje dobře hodí pro styk sousedních jednotek bez obavy před vzdálenými naslouchacími stanicemi. Sirší veřejnosti jsou známý na př. z četných vyobrazení v novinách neb z filmových žurnálů z italského tažení do Habsburska.

Jsou-li ovšem korespondující stanice vzdálenější, nedá se tento primativní způsob udržeti. Víme-li však, že naslouchací stanice nemá stanoviště v oblasti mezi vysílačem a přijímacem, můžeme se snažit, abychom vyzařovanou vysokofrekvenční energii nerozširovali do všech směrů, nýbrž ji koncentrovali jen směrem na přijímací stanici.
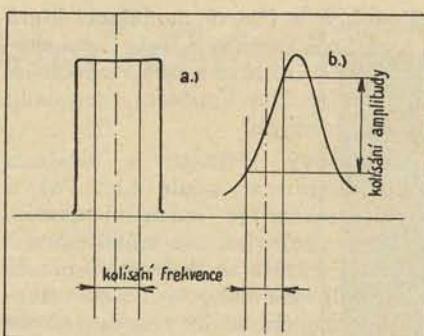
#### Usměrněné vysílání.

Jak se dá toto usměrnění dosáhnout? Jeden způsob je naznačen na obr. 1: Máme-li dva shodně kmitající zdroje nějakého vlnění (pro názornost můžeme třeba volit vlnění vodní hladiny), které jsou od sebe vzdáleny o půl vlnové délky, je patrné, že v čáře, spojující tyto zdroje, se budou obě vlnění navzájem rušit (čára  $\times$  na obr. 1), zato ve směru kolmém budou se na př. v bodě  $m$  obě amplitudy sčítat, tedy výsledné vlnění bude v tomto směru silnější, než původní kmity každého jednotlivého zdroje. Jeví se tu tedy směrový účinek podle diagramu a) na obr. 2. Na diagramu 2b) je naznačeno směrové působení dvou anten, vzdálených od sebe o  $\lambda/4$  a u nichž jsou proudy posunuty ve fázi o  $90^\circ$ .

Všeobecně lze tedy říci, že kombinacemi anten s vhodnými fázovými rozdíly lze záření usměrnit, neboť interferenci různých záření se příjem-




Obr. 7. Příjem frekvenční modulace: a) působení vlny s proměnnou frekvencí na ideální pásmový filtr; b) působení na oscilační okruh při rozladění nosné vlny: změny kmitočtu se převádějí na změny amplitudy.

v některých oblastech ruší, kdežto v jiných zesiluje.

Přitom nemusí být ani druhá antena napájená vysokofrekvenčním proudem ze zdroje, neboť stačí, když tento se do ní indukuje z první antény [případ c)], takže pak  $\beta$  a  $\beta'$  působí jako reflektory.

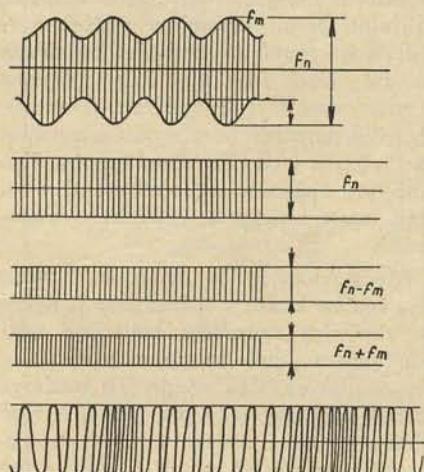Protože usměrňovací působení takové soustavy roste s počtem elementárních anten, je přirozeno, že z praktických důvodů se dá podobný systém snadněji realizovat na kratších vlnách, které vyžadují menší jednotkové anteny. Kdežto u dlou-



Nahoře obr. 5. Amplitudová modulace. a) Nosná vlna o kmitočtu  $f_n$  je modulována frekvencí  $f_m$ . — Modulovanou vlnu lze rozložit na tři kmitočty o stálé amplitudě.  
 $f_n$  = nosná vlna,  $f_n + f_m$  je součtové bočné pásmo,  $f_n - f_m$  = rozdílové bočné pásmo.

Pod tím obr. 6. Schéma frekvenční modulace.


Vlevo obr. 4. Stanice pro centimetrové vlny o délce 4.8 cm s reflektorem.

hých vln je popsané usměrňování pro utajení bezvýznamné, lze u krátkých vln při užití speciálních typů anten docílit aspoň znesnadnění naslouchání (nehledáme-li k dalším výhodám směrového vysílání). Z obrázku 3, kde je naznačen vysílací diagram pro spojení Paříž-Alžír na 30 metrech, vidíme na příklad jasné, že zájemci o poslech této stanice, pokud jsou v severní Evropě, jsou z dosahu vysílání vyloučeni.

Ještě účinněji lze užít usměrnění pro decimetrové vlny, neboť odrazové elementy jsou pak velmi malé, takže jejich počet lze snadno zvýšit, až konečně u centimetrových vln přecházíme ke kovovým spojitým reflektorům, které jsou konstruovány na obdobných zásadách, jako reflektory pro světlo. Při těchto vlnových délkách je už utajení stejně dokonalé jako u normálních vzdušných telefonních vedení, neboť vysílací i přijímací zrcadla musí být na sebe přesně nařízena, aby poslech byl možný. Spojení pomocí centimetrových vln, koncentrovaných do úzkého paprsku, bylo uvedeno do praxe na př. pro dorozumění přes Canal La Manche, kde 18centimetrové vlny zajistují styk letišť v Lympne a St. Inglevert, přičemž byly na obou stranách použity parabolické vysílaci i přijímací reflektory o průměru asi 3 metrů. Vzhled stanice pro vlny 4.8 cm udává obrázek č. 4, ze kterého je patrné, že zrcadlo je podstatnou částí celého zařízení.

Na tomto principu byly také navrženy t. zv. retransmisní radiotelefonní systémy, které by nahradily mnohažilové telefonní vedení tak, že by byl vytvořen řetěz z mnoha takových stanic, které by byly vzájemně v dohledu. Centimetrové vlny, vyslané z počáteční stanice, by byly zachyceny v další stanici, zesíleny a vyzářeny dál směrem k následující stanici, až konečně by dospely k výstupnímu přijímaci, z něhož by byly vedeny přenášené hovory po demodulaci do normální telefonní ústředny. Můžeme jistě souhlasit s tím, že by v tomto případě bylo naslouchání ještě obtížnější, než nezákonné připojení telefonního přístroje na poštovní vzdušné vedení a poštovní tajemství by bylo stejnou měrou zachováno.

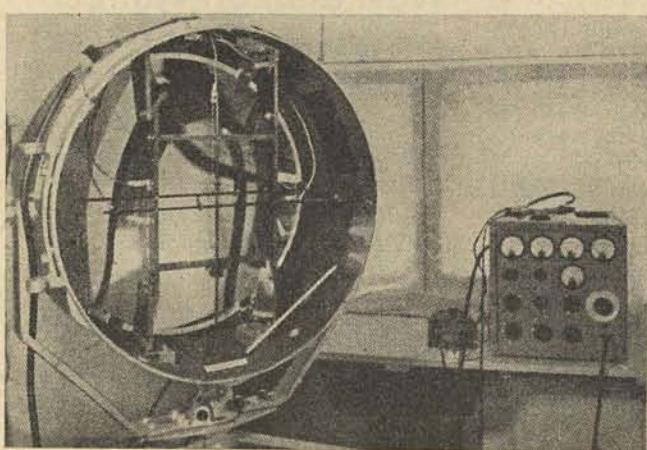Další krok v tomto směru znamená přechod na ještě kratší vlnové délky, na infračervené záření, čehož se užívá v některých armádách místo dřívějšího optického signalisování. Přitom je svažek infračervených paprsků, modulovaných telefonními proudy, vrhán reflektorem na přijímací stanici, kde jako přijímací slouží



fotoelektrický článek, sensibilovaný pro infračervený vlnový rozsah.\*)

Z podstaty směrového vysílání ovšem plyne, že je jen obcházením požadavku utajení, neboť vysílaná energie se jen naslouchacím stanicím vyhýbá. Umístili se však naslouchací přístroj do oblasti, kam zasahuje vysílač, mohou mu snadno — aspoň v pásmu vln nad 1 metr — naslouchati amatéři, kteří si přijimač pro různá vlnová pásma mohou bez větších obtíží sestavit, neboť potřebné součástky mohou dostat v normálním obchodě. Proto tam, kde lze předpokládati, že vysílání mohou snadno zachytiti i jiné stanice, je nutno přistoupiti ke způsobům, které změní vysílání tak, aby při příjmu normálním přístrojem nedávalo srozumitelnou reprodukci.

Protože normálním přístrojem rozumíme přijimač, který má ladici okruhy a detekci obdobnou jako běžný tovární rozhlasový aparát a který je konstruován pro zachycení netlumených vln, jejichž amplituda se mění v rytmu modulace, můžeme dosáhnouti určitého utajení už tím, že místo amplitudové modulace užijeme jiných modulačních způsobů (na př. modulace frekvenční).

Skutečným utajovacím systémem se však rozumí taková metoda, při které vysílač normálně modulujeme, za to však pomocným zařízením změníme řec tak, aby bez určitých opatření na přijímací straně nebyla srozumitelná.

#### Modulační způsoby.

Nejdříve se zmíníme o užití jiných modulačních způsobů; místo amplitudové modulace zavedeme na př. modulaci frekvenční nebo fázovou. Jaký je rozdíl mezi těmito modulačními způsoby? Amplitudová modulace se vyznačuje tím, že původní amplitudu nosné vlny o frekvenci  $f_n$  měníme v rytmu nízkofrekvenčního kmitočtu  $f_m$  [viz obr. 5a)]. Provádí se to na př. tím, že kmitočet  $f_n$  i  $f_m$  projdou společně modulátorem, kterým je v nejjednodušším případě usměrňovač.

U frekvenční modulace zůstává amplituda nosné vlny přibližně konstantní, avšak její frekvence kolísá kolem základní střední hodnoty více nebo méně, podle velikosti modulačního napětí (viz obr. 6). Lze to provést i na př. tím, že paralelně k ladícímu kondensátoru oscilačního obvodu vysílače připojíme kondensátor, jehož kapacita se mění v rytmu řeči (kondensátorový mikrofon).

\*) Je zajímavé, že touto „světelnoú telefonii“ se také značnou měrou zabývají američtí radioamatéři.

Podobně u fázové modulace, která je v základě totožná s frekvenční modulací, se mění fáze nosné vlny úměrně modulačnímu kmitočtu metodami značně složitými.

Rozhlasový přijimač s ideálním vstupním filtrem podle obr. 7a) a jehož detektor je normální usměrňovač, reaguje jen na amplitudovou modulaci, kdežto na frekvenční nikoli. Užijeme-li však místo ideálního vstupního filtru jednoduchý resonanční obvod, složený z obyčejné cívky a kondenzátoru, který se poněkud rozladí podle obr. 7b), změní se v přijimači frekvenční modulace v amplitudovou a ta po usměrnění reprodukuje původní modulační napětí. Lze tedy velmi jednoduše a s užitím nejobecnějších pomůcek převést frekvenční modulaci v amplitudovou, a proto nelze v tomto případě mluvit o dokonalém utajení, ačkoli principiálně při užití ideálních přijimačů by taková změna modulačního systému naslouchání znemožnila. Obdobné úvahy platí také o fázové modulaci.

Další modulační způsob, kterým se můžeme pokusiti o utajení, je provoz s potlačenou nosnou vlnou. Princip je tento:

Vysokofrekvenční kmity o kmitočtu  $f_n$ , jejichž amplituda se mění v rytmu frekvence  $f_m$  podle obr. 5a) si můžeme nahraditi třemi vlnami o stálých amplitudách: první má kmitočet  $f_n$ , druhá  $f_n - f_m$ , třetí  $f_n + f_m$ . Pak mluvíme o nosné vlně s frekvencí  $f_n$  a dvou po-bočních pásmech (součtovém a rozdílovém), která jsou naznačena na obr. 5b). Obě tyto znázorňovací metody, a) i b), jsou matematicky a fyzikálně rovnoměrné.

Představme si, že nebude vysílat celý soubor kmítů s oběma pásmeny, nýbrž že vhodným způsobem potlačíme nosnou vlnu a jedno postranní pásmo (na př. rozdílové). Pak zbude jen součtové pásmo  $f_n + f_m$ , tedy na př. při vlně 3000 metrů, t. j. 100.000 km./vt., modulované tónem 1000 kmitů/vt., dostaneme jen vlnu 101.000 kmitů/vt., která má stálou amplitudu v přijimači. Po detekci takové vlny nedostaneme tedy původní modulační tón 1000 Hz, nýbrž jen stejnosměrný proud, na který sluchátko nereaguje. Abychom dostali zpět původní modulační tón, musíme v přijimači před detekcí přidat kmitočet 100 tisíc Hz, který dá s kmitem 101.000 Hz interferenční tón 1000 kmitů/vt. Podobnou úvahu lze provést i pro telefonii, místo jednoho tónu máme ovšem celé frekvenční pásmo řeči, které prakticky pro komerční účely se volí mezi 250 a 2500 kmitů/vt.

Aby se v přijimači dostala zase původní neskreslená řec zpět, je nutno přidati před detekcí zase nosnou vlnu

z místního oscilátoru, která však nesmí proti původní hodnotě kolísati o více než o 20 kmitů/vt., aby příjem byl nerušený. Taková stabilita kmitočtu bez neustálé regulace se dá uspokojivě udržeti u dlouhých vln (bylo užito na př. pro spojení New York—London); u krátkých vln se tato obtíž obchází tím, že se vysílá současně také nosná vlna, ale velmi slabá proti původní hodnotě. Přijímá-li takové vysílání normální stanice, dostává řec značně skreslenou, kdežto stanice, určená pro tento způsob přenosu, zachytí zvlášť postranní pásmo a zvlášť nosnou vlnu, které po zesílení použije k automatické synchronisaci místního pomocného oscilátoru. Složí-li se pak kmitočet pomocného vysílače se zachyceným postranním pásmem, dostaneme po detekci zpět původní řec. Takový systém funguje na př. pro spojení Anglie s Amerikou na krátkých vlnách (Rugby—Netcong na vlně 30,7 m).

U všech systémů, které pracují bez nosné vlny, klade se ovšem spíše důraz na úsporu energie než na utajení hovoru, neboť zachování tajnosti v tomto případě je dosti problematické. Běžným přijimačem při normálním způsobu poslechu nedostáváme sice správný příjem, ale přitahneme-li na př. u normální dvoulampovky zpětnou vazbu tak, až naskočí vlastní kmity a nařídíme-li pečlivě frekvenci těchto kmítů tak, aby odpovídala přesně kmitočtu nosné vlny, můžeme tímto způsobem dostat zase původní řec, i když poněkud skreslenou vzhledem k tomu, že nás místní oscilátor neodpovídá potřebné nosné vlně co do amplitudy a fáze.

O skutečném utajení můžeme tedy mluvit jen u systémů, u nichž je postup při vysílání i modulaci normální, ale řec je už předem, ještě než začne modulovat nosnou vlnu, upravena tak, aby pro náhodného posluchače byla nesrozumitelnou a teprve tehdy, přidá-li se další zařízení, lze řec zase udělat srozumitelnou.

(Dokončení.)

#### Noví amatéři vysílači

(Zaznamenejte si je do úplného seznamu amatérů vysílačů v 3. č. Radioamatéra.)

OK1AE BĚLE JAN, Praha-Kobylisy, Trojská 99.  
OK2DO KOVALČÍK JOSEF, Olomouc, Nádražní tř. 22.  
OK1HF HERIAN Josef, Hostivice.  
OKINO KOLÁŘ FRANTIŠEK, Loděnice u Berouna, Tyršova 136  
OK1PB PROVAZNÍK VILÉM, Aš Nádražní 2245.  
OK1TU KOČÍ VÁCLAV, Praha XIII., Sladkovského č. 2.

# Nový světelný vlnoměr

RNC. Jarmila Čeřovská

V poslední době se mluví velmi mnoho o ultrasonorném zvuku a oceňuje se jeho význam ve vědě i v praxi. Ultrasonický zvuk je takový, jehož kmitočet je nad hranicí slyšitelnosti lidského ucha, to je nad 20.000 Hz. Získá se různým způsobem. Nejdůležitější jsou generátory, kterými se budí ultrakrátké zvukové vlny na podkladě zjevu magnetostriktivního nebo piezoelektrického.



Piezoelektrický zjev záleží v tom, že vložení elektrického náboje na plochy deštičky, vyříznuté určitým způsobem z křemene nebo jiného vhodného materiálu, způsobí smrštění nebo prodloužení deštičky a naopak, deformace takové deštičky vyvolá na ní elektrický náboj. Tenkých výbrusů užívá se, jak je známo, k udržování nosného kmitočtu vysílače, silnější desky nebo mosaika z nich jsou s to vyrábět vlny o ultrasonickém kmitočtu. Elektricky můžeme buditi piezoelektrický výbrus netlumenými oscilacemi, které získáme elektronovou lampou. Připojení křemene na lampový vysílač může být různé. Nejjednodušší je znázorněno na obr. 1.

Křmen je paralelně zapojen k oscilačnímu kruhu generátoru z proměnlivé kapacity a indukčnosti, který je naladen do rezonance s vlastním kmitočtem křemene. V okolním prostředí vzniká pak akustické vlnění příslušného kmitočtu. Vložíme-li deštičku do nádobky s kapalinou, šíří se od ní ultrasonické vlny, které po odraze na protější stěně nádoby jsou stojaté. R. 1932 Biquard, Lucas a současně Debey a Sears ukázali, že ultrasonické vlny v kapalinách působí na procházející světlo jako mřížka. Připomeňme, co to je. Mřížka je skleněná deska, na níž jsou démantem vryty velmi jemné pravidelné vrypy. Mezerami může světlo procházet, drsný povrch vrypů tvorí překážku. Hrubá mřížka má asi 200 vrypů na 1 mm. Kolmo na mřížku nechť dopadá svazek rovnoběžných paprsků (obr. 2). Jsou-li štěrbiny úzké, šíří se světlo z každé štěrbiny na všechny strany a nyní je stanoviti: v některých směrech se paprsky ze štěbin interferencí navzájem zesilují, v jiných se zeslabují. Šířka štěrbiny a vrypů se nazývá mřížková konstanta  $d$ . Dráhový rozdíl krajních paprsků dvou sousedních štěbin jest  $\delta$

$$\delta = BC = ds \sin a.$$

Rovná-li se dráhový rozdíl vlnové délce nebo jejímu celistvému násobku, pak se zesilují nejen krajní, nýbrž všechny stejnolehlé paprsky štěbin a v tomto směru je tedy intensita odchýleného světla maximální. Takových úhlů je více a v nich

Vpravo obr. 3. Tako se jeví světelná minima a maxima, působená ohybem světla v prostředí supersonických kmitů. — Dole obr. 1. Připojení piezoelektrického krystalu k lampovému generátoru. Obr. 2. Působení mřížky.

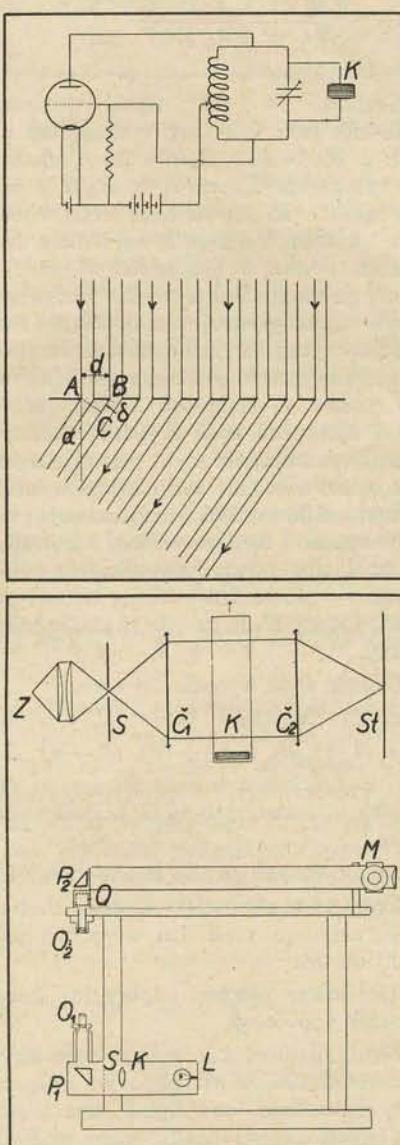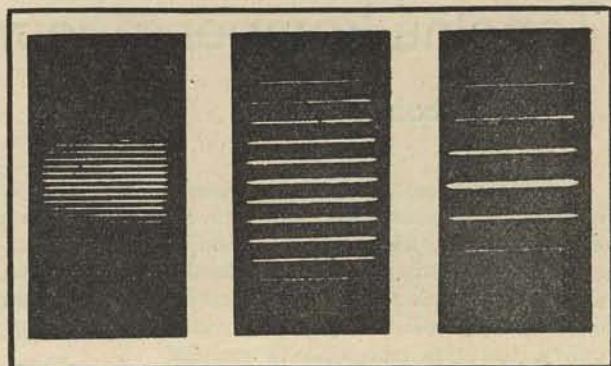

Obr. 4. Úprava pokusu s mřížkou ze supersonických kmitů. — Pod tím obr. 5. Bergmannův vlnoměr.

vznikají t. zv. maxima rádu prvého, druhého atd.

Obr. 3. představuje ohyb světla na stojatých ultrasonorních vlnách v kapalině. Uspořádání jest toto (obr. 4.). Ze světelného zdroje  $Z$  postupuje světelný svazek kondensorem, sbíhá se ve štěbině  $S$  a dopadá na čočku  $\tilde{C}_1$ . Rovno-

běžný svazek paprsků, vycházející z čočky  $\tilde{C}_1$  prochází kyvetou  $K$ , která je prostoupena stojatými ultrasonorními vlnami, čočka  $\tilde{C}_2$  zobrazuje štěrbinu. Na stínítku se ukáže podobný ohybový zjev (obr. 3.), jaký by způsobila optická mřížka, postavená na místě kyvety. Mřížková konstanta je rovna vlnové délce ultrasonických vln. Při použití monochromatického světla obdržíme na stínítku místo ohybových, duhouvě zbarvených spekter ostré, jasné a tmavé čáry.

Prof. Bergmann sestrojil vlnoměr na základě ohybu světla na ultrasonických vlnách. Princip spočívá v tom, že se pozoruje ohyb dalekohledem přímo v kmitajícím krystalu a měří se vzdálenost prvního řádu ohybových spekter v závislosti na kmitočtu krystalu. Vzdálenost  $b$  k této řadě od centrálního obrazu štěrbiny je přímo úměrná vlnové délce světla  $\lambda_0$  a nepřímo úměrná mřížkové konstantě, v našem případě vlnové délce ultrasonického zvuku v křemenci.

Při dané rychlosti zvuku  $v$  je dána elektrická vlnová délka  $\lambda$  vztahem (cm)

$$\lambda = \lambda_0 \cdot A \cdot 3 \cdot 10^8 / v \cdot b,$$

kde  $A$  je vzdálenost křemene od zobrazovací roviny.


Uspořádání Bergmannova vlnoměru je na obr. 5. Světelný svazek z malé žárovky  $L$  prochází kondensorem  $K$  a dopadá na štěrbinu  $S$  před mikroskopickým objektivem  $O_1$ . Ten ji opticky zmenší asi na šířku 0,005 mm. Zmenšený obraz je zobrazen objektivem  $O_2$  a hranolem  $P_2$  do zobrazovací roviny mikrometru  $M$ . Před  $O_2$  se vkládá deštička křemene  $Q$  o průřezu asi  $15 \times 15$  mm, jež je broušena kolmo k jedné elektrické ose křemenového krystalu. Vzdálenost prvních řádů měříme mikrometrem, před který vkládáme filtr, aby světlo bylo monochromatické.

Nevýhodou Bergmanova vlnoměru je, že potřebuje značný výkon a těsnou vazbu s vysilačem ovlivňující délkou vlny. Druhou nevýhodou je patrně nepříliš veliká přesnost, protože ohybový zjev je velmi malý. Na př. pro vlnovou délku světla zelené čáry rtufové ( $\lambda_0 = 5.460 \text{ \AA}$ ) a pro kmitočet  $10^4 \text{ kHz}$  činí ohybový úhel v xylolu asi  $4'$ .

# Tepelná kompenzace milivoltmetru

IngC. B. Pohnert

Ve 2. čísle letošního ročníku *Radioamatéra* byl popsán návod ke zhotovení milivoltmetru a jeho spojení s bočníky a předražnými odpory k měnění rozsahu přístroje. Milivoltmetr systému Deprèz-d'Arsonval je přístroj přesný a velmi citlivý. Jest však také citlivý k změnám teploty. Ve spojení s bočníkem se údaj aparátu mění ještě více a tato změna stoupá při bočních pro větší rozsahy. Cím větší je poměr maximální výchylky

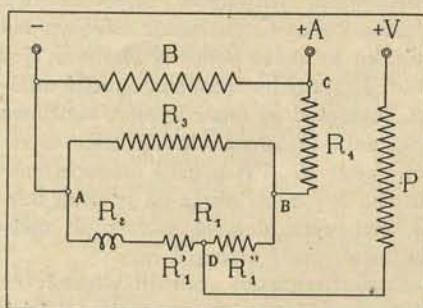

Obr. 1. Zapojení bočníku a předražného odporu tak, aby chyba, působená vlivem teploty na měřicí přístroj, byla omezena.

přístroje bez bočníku k maximální výchylce shuntovaného přístroje, tím větší jsou i chyby vzniklé změnou teploty. Tyto chyby mohou překročit 1% na 1°C, což při rozdílu teplot 10°C činí 10%, ba i více. Takové chyby již při přesnějších měření nemůžeme zanedbat.

Přesné tovární přístroje jsou vykompensovány t. zv. tepelnou kompenzací podle *Swinburna*. Jsou to tři odpory  $R_1$ ,  $R_2$  a  $R_4$  zapojené podle schematicu v obr. 1, kde  $R_2$  je odporník nevykompensovánoho aparátu. Odpory  $R_1$  a  $R_4$  jsou z drátu, jehož tepelný koeficient je tak nepatrný, že jej pro výpočty můžeme položit rovný 0. Takovým materiálem je manganič, jenž při 50–60°C má tepelný koeficient = 0, do 50°C rovná se 0.00001 Ω/1°C. (Z nouze můžeme použít i konstantan, jenž má tep. koef. = 0.00001 ± 0.0003.) Z téhož materiálu zhotovujeme i bočníky a odpory předražné.  $R_3$  je měděný odpor o tep. koef.  $\beta = 0.004$ . Odpor přístroje má tep. koef.  $\gamma$ , jenž obecně není rovný  $\beta$  vlivem změny magn. pole a sily řídících per. Musíme jej stanovit měřením, o čemž se jedná na konci článku.

Máme tedy dán  $R_2$  s tep. koef.  $\gamma$ ; tep. koef.  $R_1$  a  $R_4$  je roven 0 a koef. odporu  $R_3$  je  $\beta = 0.004$ .

Nebudu uvádět odvození vzorců, jež je složité; objasním jen princip kompenzace: Velikost odporů vypočteme tak,

aby při stálém napětí na svorkách A a C stouplo změnou teploty napětí mezi A a B ve stejném poměru, v jakém stoupne odporník  $R_1 + R_2$ . Pak prochází přístrojem  $R_2$  vždy týž proud.

Odpor  $R_1$  určíme ze vzorce

$$R_1 = R_2 (\gamma - \alpha) / \alpha \quad 1.)$$

kde

$$\alpha = \beta / [1 + (1 + \beta t / 2)] \quad 2.)$$

kde  $t$  je teplota.

Velikosti  $\alpha$  pro různé hodnoty  $\beta R_3 / \gamma R_2$  jsou uvedeny v diagramu na obr. 2.  $R_3 > R_2 \cdot \gamma R_2 / \beta$  3.) To znamená, že vypočteme  $R_3 = R_2 \cdot \gamma R_2 / \beta$  a zaokrouhlíme  $R_3$  na nejbližší větší vhodnou hodnotu. Velikost  $R$  najdeme z diagramu v obr. 3 pro určité  $F = I/i$ , kde  $i$  je maximální výchylka nevykompensovánoho přístroje bez bočníku,  $I$  maximální výchylka vykompensovánoho přístroje s bočníkem pro nejmenší používaný rozsah. Z diagramu vidíme, že  $F$  musí být větší než 2. Proto můžeme měřiti vykompensováným přístrojem jen v rozsahu více jak dvojnásobném, nežli je maximální výchylka nevykompensovánoho aparátu. Nejlépe je brát minimálně  $F = 4$ , aby odpory nevycházely příliš velké. — Máme tedy určeny odpory  $R_1$  a  $R_3$ . Odpor  $R_4$  bude pro různé bočníky různý.

Bočník  $B$  se vypočte ze vzorce

$$B = [A(\gamma R_2 / \alpha R_3 + 1) + \gamma R_2 / \alpha] / F \quad 4.)$$

kde  $A = R_3 / (1 + \beta t) / (\beta - \alpha)$  5.) a  $F = I/i$ , kde  $I$  je vždy maximální výchylka rozsahu, pro nějž bočník počítáme.

Odpor  $R_4$  pak je  $R_4 = A - B$  6.)

Proto  $A$  musí být větší nežli  $B$ . Nejdále, nebo je větší jen nepatrne, pak zvětšíme  $R_3$ .

Tím máme všechny odpory pro kompenzaci vypočteny.

Nyní zjistíme, jak dalece jsme kompenzace dosáhli. Swinburnovým schematicem nedocílíme totiž úplné nezávislosti na teplotě (čehož docílit není možno), nýbrž změníme jen chyby, vzniklé změnou teploty. Má-li vykompensováný přístroj při určité teplotě  $t_0$  určité údaje, bude mít tytéž údaje také při  $t_0 + t$ , kde  $t$  je zvolená teplota. Při teplotách odlišných od  $t_0$  nebo  $t_0 + t$  budou údaje jiné. Mezi mezními hodnotami  $t_0$  a  $t_0 + t$  bude největší chyba pro teplotu  $t_0 + t/2$ .

Vyjádříme-li ji v procentech, je rovna

$$\Delta \doteq 100 \cdot t^2 \cdot D/2 (2 + \beta t) \quad 7.)$$

kde

$$D = \frac{(\beta - \alpha) \gamma R_2}{\varphi R_2 (1 + \alpha t) / \alpha + \alpha R_2 (1 + \beta t) / \beta}$$

Pro teploty  $t_0 + \tau$  uvnitř zvoleného intervalu bude chyba menší, vně bude větší.

Tím, že pro každý bočník máme zvláštní odpory  $R_4$ , jsou chyby stejné pro všechny bočníky a závislé jen na teplotě.

Abychom vykompensovánoho aparátu mohli použít jako voltmetru s předražnými odpory k měření napětí v různých rozsazích, musíme rozdělit odpory  $R'_1$  ve dvě části  $R'_1$  a  $R''_1$ . K dělicímu bodu  $D$  (obr. 1.) pak připojujeme předražné odpory. Části  $R'_1$  a  $R''_1$  zvolíme tak, aby obě paralelní větve  $R_2 + R_1$  a  $R_3 + R'_1$  měly stejný tepelný koeficient.

Pak obdržíme pro

$$R'_1 = [R_2 R_3 \cdot (\gamma - \beta) + \gamma R_2 R_1] / (\beta R_3 + \gamma R_2) \quad 9.)$$

$$a R''_1 = R_1 - R'_1 \quad 10.)$$

Tepelný koeficient této soustavy

$$\delta = \gamma R_2 / (R_2 + R'_1) \quad 11.)$$

a celkový odpór

$$R_{AD} = (R_3 + R''_1) \cdot (R_2 + R'_1) / (R_1 + R_2 + R_3) \quad 12.)$$

Předražný odpór

$$P = R_{AD} [E/i (R_2 + R'_1) - 1] \quad 13.)$$



kde  $E$  je žádaný rozsah.

Tepelný koeficient celého voltmetru s předražným odporem o tepelném koef. rovném 0 bude

$$\omega = \delta \cdot R_{AD} / (P + R_{AD}) \quad 14.)$$

Chyba změnou teploty

$$\Delta \% = 100 \cdot \omega t / (1 + \omega t) \quad 15.)$$

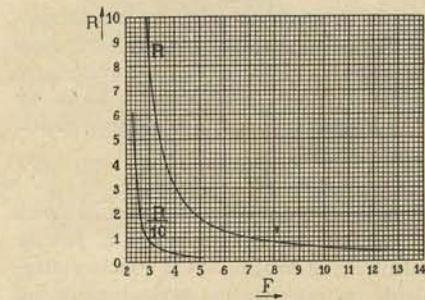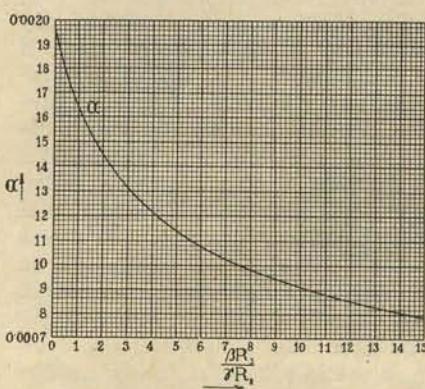

Obr. 2. a 3. Diagramy hodnot  $\alpha$  a  $F$  pro tepelný činitel  $\beta = 0.004$  a teplotu  $t = 10^\circ C$ .

Praktické použití uvedeme na příkladě. Uvažujme milivoltmetr z 2 č. RA. Odpor cívky  $R_2 = 50 \Omega$ , jeho tepelný koeficient byl naměřen na př.  $\gamma = 0.004$ . Maximální výchylka  $i = 2 \text{ mA}$ . Rozsahy  $I_{\max} = 10, 50, 250, 500, 100 \text{ mA}$ .

Tedy  $F = 5, 25, 125, 250, 500$ . Prvního rozsahu 5 mA nepoužijeme ke kompenzaci, protože pro  $F = 2.5$  by vycházely odpory příliš velké a drahé. Minimální  $F$  je tedy 5. a pro tuto hodnotu z diagramu č. 3.  $R = 1.8$ .

Ze vzorce 3.)  $R_s > 90$  zvolíme  $R_s = 100 \Omega$ ;  $\beta R_s / \gamma R_2 = 2$  pro tuto hodnotu najdeme v diagramu obr. 2.  $\alpha = 0.00145$ . Ze vz. 1.)  $R_1 = 88.217 \Omega$ , ze vz. 5.)  $A = 58.945$  a ze vz. 4.)  $B = 278.634/F$ ;  $R_4 = A - B$ . Hodnoty  $R_1$  a  $B$  pro dané rozsahy  $I_{\max}$  jsou v této tabulce.

$I_{\max}$	0.01	0.05	0.25	0.5	1
F	5	25	125	250	500
B	55.727	11.145	2.229	1.114	0.557
$R_4$	3.218	47.800	56.716	57.831	58.388

Maximální chyba mezi mezními hodnotami  $to$  a  $to + 10$  bude ze vz. 7.) a 8.)  $D = 2.89 \cdot 10^{-6}$  a  $\Delta = 0.007\%$ .

Bude nás zajímati, jaká bude chyba při teplotách menších než  $to$  a větších než  $to + 10$ . Pro velmi nepříznivý případ: teploty  $5^\circ$  a  $40^\circ$ , byl-li přístroj cejchován při teplotě  $to = 20^\circ$ , vyjde  $\Delta = -0.023\%$ . Pro  $40^\circ$  je  $\pi = 20^\circ$  a  $\Delta = -0.053\%$ .

A nyní srovnání, jaké budou chyby při těchž teplotách a rozsahu do 1000 mA u nevykompensovánoho přístroje.

$$\Delta \% = 100 \cdot R_2 \cdot \gamma \cdot \tau / (B + R_2 + R_2 \gamma \tau),$$

čili pro  $B = 0.1$  je pro  $\tau = -15^\circ$   $\Delta$  rovná se  $-6\%$  a pro  $\tau = 20^\circ$   $\Delta = 7\%$ .

Rozdělení odporu  $R_1$  pro předražné odpory bude ze vz. 9.) a 10.)

$R_1' = 29.408$  a  $R_1'' = 58.809$  tepelný koeficient  $\delta = 0.00252$  a celkový odpor  $R_{AD} = 52.95 \Omega$ . Předražné odpory  $P$  pro rozsahy  $E_{\max}$  ze vz. 13.)



$E_{\max}$	5	10	250	500	1000
P	1614	3280	83300	166500	333000

Největší chyba, t. j. při  $40^\circ$  a rozsahu do 5 V,  $\Delta = 0.16\%$ . Stejná chyba vznikne i při nevykompensováném přístroji. Způsob, jak upravit zapojení bočníků a odporek  $R_4$  ukazuje obr. 4. Tepelná kompenzace je tedy nutná tam, kde citlivého milivoltmetru užíváme jako ampérmetru pro větší proudy a chceme-li měřiti s přesností větší než 5% i za teplota značně odchylných než je teplota, při níž byl přístroj cejchován.
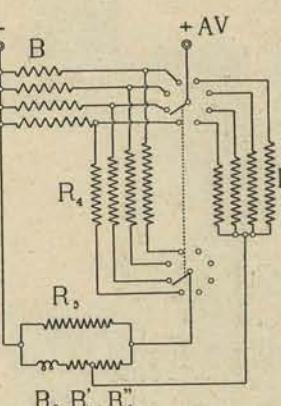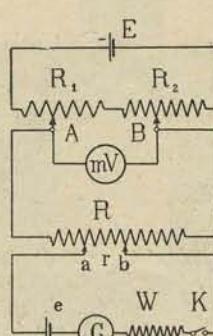
#### Stanovení tepelného koeficientu přístroje.

Nakonec ještě zhruba objasníme jeden ze způsobů měření tepelného koef. přístroje  $\gamma$ , o němž byla zmínka dříve. Použijeme kompensátoru k měření napětí

Vpravo obr. 4.  
Zapojení bočníků a předražných odporek u přístroje s mnoha rozsahy.  
Vlevo kompenzační metoda měření tepelného činitele měřicího přístroje (obr. 5).



(obr. 5). Baterie  $E$  je překlenuta odpory  $R_1$  a  $R_2$ , z nichž  $R_1$  je ze silného drátu pro regulaci jemnou a  $R_2$  ze slabého drátu pro hrubší regulaci. Na tyto odpory je připojen posuvnými kontakty  $A$  a  $B$  jednak měřený přístroj, jednak cejchovaný proměnný odpor  $R$ . K němu je připojen opět dvěma posuvnými kontakty  $a$  a  $b$  okruh normálního článku  $e$ , galvanometru  $G$ , předražného odporu  $W$  a spinače  $K$ .

Kontakty  $A$  a  $B$  na odporech  $R_1$  a  $R_2$  nastavíme určitou výchylku přístroje  $s$ . Pak kontakty  $a$  a  $b$  na odporu  $R$  nařídíme tak, aby při spojeném  $K$  nenastala výchylka galvanometru. Pak napětí na svorkách přístroje je  $e = eo \cdot R/r$ , kde

$eo$  je napětí normálního článku a  $r$  úsek odporu  $R$  mezi kontakty  $a$  a  $b$ .

K stanovení  $\gamma$  musíme vykonati dvě nebo více měření při různých teplotách. Měřený přístroj připojíme ke kontaktem  $A$  a  $B$  delšími silnými dráty a umístíme jej na nějakém zahřívací nebo ochlazovači a měříme jeho teplotu.


Při teplotě  $t_1$  stanovíme výchylku přístroje  $s$  a napětí na svorkách  $e$ ; při teplotě  $t_2$  pak bude výchylka  $s'$  a napětí  $e'$ . Potom je tep. koef. přístroje

$$\gamma = (e'/s' - e/s)/e (t_2 - t_1)/s$$

Naznačili jsme způsob měření, které vyžaduje složitějších měřicích pomůcek; k jejich zhotovení se vrátíme jindy.
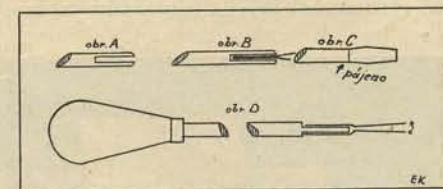
## Pérový šroubovák

Domácí pracovníci potřebují často dostati jemný šroubek do nepřistupných míst, na př. v přijimači, a tam jej zašroubovat. Přinášíme popis přidržného šroubováku, který je možno sestrojiti jednoduchými nástroji. Tímto šroubovákem ovšem nemůžeme šroubky utáhnouti plně, hodí se




jen na zašroubování šroubku do otvoru na nepřistupném místě; pak jej musíme dotáhnouti šroubovákom obyčejným. Potřebujeme slabší ocelové pero, třeba z hodinového nebo gramofonového stroje, kousek železného nebo ocelového drátu takové síly, jaký chceme mítí nástroj, a dřevěnou rukovět. Do drátu zařízneme drážku pilkou na kov, obr. A, do ní pak zasuneme dva stejně dlouhé a

široké kousky ocelového péra, které musí pružit směrem od sebe, jak je vidět na obr. B. Tato péra do drážky připájajíme cíinem. Po zapájení tuto část šroubováku opracujeme pilníkem do tvaru na obr. C, nasadíme rukovět a šroubovák je hotov. Tenší druh šroubováku zhotovíme tak, že na místo zařezávání drážky drát trochu se dvou stran spilujeme, na rovné plošky péra důkladně připájíme (obr. D) a pak opracujeme na patřičný tvar. Se šroubovákem pracujeme takto: Šroubek uchopíme do levé ruky, pravou zmačkneme pérka na šroubováku, vsuneme do drážky šroubku a pérka pustíme. Napětím pér šroubek sám pevně drží, že jej můžeme po hodlně dopravit a zašroubovat do patřičného místa. Pérka musí mocně pružit ze středu (od sebe) a šroubovákem nesmíme šroubky příliš utahovati, abychom pérka nepoškodili. Obrázky jsou zvětšené pro lepší přehled. Přeji všem přátelům domácích prací hodně zdaru a prosím, aby mně laskavě sdělili, jak se jim nástroj osvědčil.

E. Kotlarik

# Standardní amatérský superhet

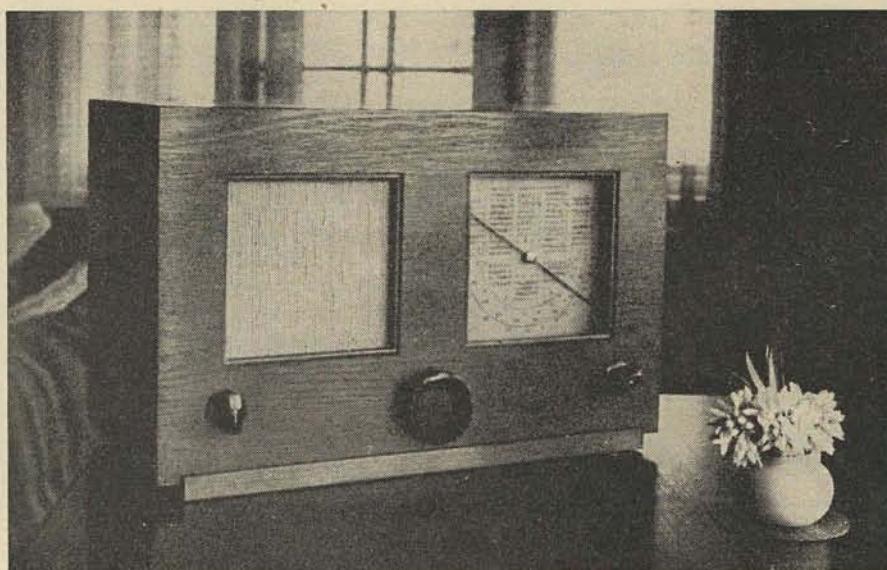

Čtyrlampový superhet s triodou-hexodou, selektodou, dvojitou diodou-triodou a koncovou pentodou 9 W o velké strmosti. Vlnové rozsahy 15—50 m, 200—580 m, 700—2000 m, mezi-frekvence 465 kHz (obr. 1).

**S**uperhet, jak jej ukazuje hořejší obrázek, zaslouží si právem název standardní amatérský. Zapojením, výkonem i cenou představuje dobrý standard moderního přijímače. Amatérský je nejen proto, že kromě nezbytných součástí továrních jsou všechny jeho složky vyrobny amatérskými prostředky, nýbrž i proto, že soustředuje všechny přednosti, jež může mít amatérův výrobek proti továrnímu.

Při návrhu šlo o to, vyrobit přístroj se všemi vlastnostmi dálkového stroje a s reprodukcí vskutku hudební; při tom nesmí mít zbytečně mnoho elektronek ani ostatních součástí, nesmí mít složitou obsluhu a nesmí činit potíží při amatérské výrobě. Požadavek výkonu plní uspokojivě čtyrlampový superhet s třemi ladícími a čtyřmi mezifrekvenčními laděnými obvody, jehož tónová část má úplnou nízkofrekvenční zpětnou vazbu omezen vlivem oněch vazebních i zesilovacích členů na skreslení.

Postupujeme podle schématu od antény. Jsou tu dvě zdířky, horní pro antenu dlouhou, dolní pro krátkou nebo náhražkovou. Vstupní ladění se provádí na středních a dlouhých vlnách pásmovým filtrem, na krátkých jediným lad. obvodem. Jsou známy superhety s jediným ladícím obvodem na vstupu a i nás pístoje se v té podobě na prkénku zrodil; brzy však prodělal proměnu a má nyní pásmový filtr, neboť jinak nebylo jednoduchými prostředky možno potla-

čiti interferenční hvizdy. Vložením zvláštěho filtru do antenního přívodu a pečlivým vyhledáním vhodné mezifrekvence dosáhli jsme také uspokojivé funkce, s pásmovým filtrem jde to však lépe a nesrovnatelně snáze.


Obvod oscilátoru má obvyklé zapojení s tou výhradou, že ladění je obvod v anodové větvi. Seriové vyvažovací kondensátory tvoří vždy pevný kond., slídový a vzdušný dolaďovač, spojené paralelně. Kromě antenního obvodu 1 mají všecky ladící cívky též paralelní dolaďovací kondensátor, bez něhož není dobré sladění možné.

Mezifrekvence je 465 kHz. Popis transformátorů je uveden v článku Amatérské cívky na jiném místě tohoto čísla. Neobvyklé je, že primár i sekundár mají odlišné hodnoty L a C, při čemž ovšem  $L \times C$  je stejně. Důvod proto je v tom, že takové transformátory mají i při velmi dobré jakosti cívek a těsnější vazbě resonanční křivku s plošším vrcho-

lem, než jsou li L a C obou vinutí stejné.

Elektronka 2 je selektoda normálně zapojená. Mřížkové předpětí tvoří se však pro elektronky 1., 2. a 3. společně celkovým anodovým proudem na odporu  $R_{16}$ ,  $R_{17}$  s kondensátorem  $K_3$ , vyhlažuje a dodává nejprve na mřížkový svod triodové části 3., pak na svod regulační diody, odtud na mřížky regulovaných elektronek 1. a 2.

Detectci provádí dioda obvykle zapojená; na odporu  $R_7$  vzniká NF tepající úbytek, k němuž se přidává odporem  $R_8$  napětí NF zpětné vazby, které má ovšem opačnou fázi. Tento odporník  $R_8$  musí být co nejmenší, aby bylo možno regulovati poslech až téměř do ticha; činí 1000  $\Omega$ . Odporník  $R_9$  je pak tak veliký, aby tvořil s  $R_8$  vhodný dělič NF zpětnovazebního napětí; v našem případě je 5000  $\Omega$ . Kdyby však měl výstupní transformátor V.T. jiný převod, byl by  $R_8$  větší nebo menší ve stejném smyslu. Vhodnou velikost najdeme tak, že vyladíme na hotovém přístroji na př. Brno na pokojové anteně a zkoušíme  $R_8$  co nejmenší, t. j. okolo udané hodnoty, aby při regulátoru  $R_7$  naplně byla ještě hlasitá reprodukce. Stane-li se, že místo zeslabení přijímač vinou NF zpětné vazby houká, zaměňte přivozy k primáru výst. transformátoru

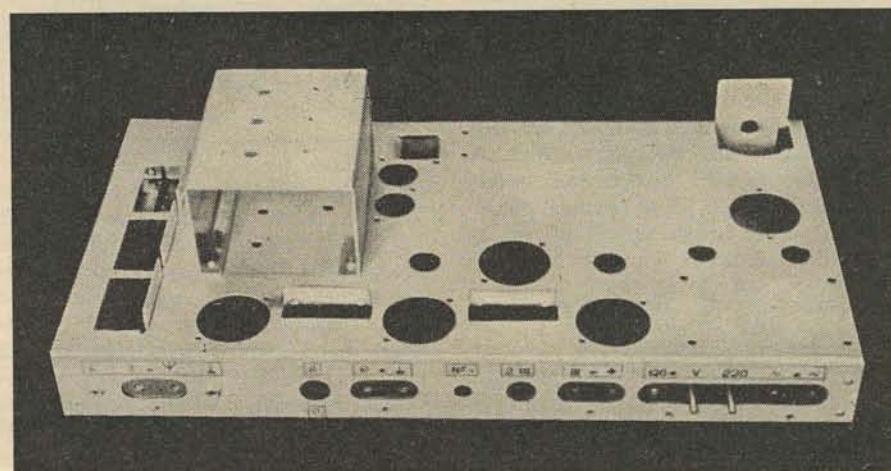

Obr. 2. Kostra z hliníkového plechu 1,5 mm síly před upevněním součástí. Můstek, ne-soucí trojité ladící kondensátor, má být otocen o 90 stupňů.

V. T.; je to rychlejší než měnit zapojení sekundáru.

Kondensátor  $C_{15}$  a odpor  $R_{10}$ , jež tvoří vstupní NF vazební člen, mají oba poněkud větší hodnotu: 15.000 cm a  $2\text{ M}\Omega$ ; podobně alespoň  $C_{16}$  z následující podobné dvojice má hodnotu 20.000 cm. Ač NF zpětná vazba vyrovnaná zesilovací charakteristiku


tónové části, je zbytečné ukládat jí práci navíc v oblasti basů, můžeme-li si je takto zachránit sami. Přístroj má NF vazbu závislou na napětí konců lampy; má tedy koncový stupeň charakter triody a hraje rovnoměrně. Nejsou proto nutné obvyklé kondensátory pro primární výstup transformátoru nebo jinde, potlačující ne-

zádanou „vysokou frekvenci“, zejména však vysoké tóny slyšitelné oblasti. Nás přístroj nemá ani zvukové clony a věříme, že ji nepotřebuje. Zavede se však zcela snadno, připojíme-li kondensátor 50.000 cm v sérii s reostatem  $20.000\ \Omega$  paralelně k odporu  $R_8$ .

Na zadní stěně kostry jsou dva spinače: 11 vypíná při delším poslechu reprodukování hudby z přenosky žhavení elektronky 1. a 2. Znamená to značnou úsporu pro milovníka gramofonu; ne tak v elektrické energii jako v životě prvních dvou elektronek. — Druhý spinač zapojí do sekundárního obvodu V. T. odpor 250 ohmů. Posloucháme-li totiž na druhý reproduktor v jiné místnosti, jest výhodné první reproduktor vypnout. Přes odpor  $250\ \Omega$  bude však jeho nízkoohmová kmitačka ještě hrát, právě tolik, abychom mohli ladit, aniž musíme reproduktor znova zapínat. Rozhodněte sami, stojí-li tato výhoda za cenu jednoho malého odporu.

Sítová část přístroje má kromě síťového transformátoru a usměrňovací elektronky filtr z tlumivky a dvou elektrolytických kondensátorů. Snad vás překvapuje, že z jediného bodu + jsou napájeny všechny anody elektronek, toliko stínici mřížky elektr. 1. a 2. mají potenciometr. Přesto přístroj nehučí ani nehvízdá: důležité však je, jak jsme o tom několikrát psali, provádět všechny odbočky z jediného uzlu, nikoli z „napaječe“, který tvoří vazební článek a způsobuje zpětnou vazbu. Platí to zejména o uzemnění: vývody rotorů ladicích kondensátorů a kdejaké uzemnění ve vysokofrekvenční části svádíme samostatným drátem do uzlu, tvořeného spirálou drátu 1.5 mm, který je na několika místech přišroubován ke kostře. V této věci se neříďte spojovacím plánkem: tam by totiž vedení hvězdic spojů dělalo potíže při kreslení, proto jsme je neznačili. K důležitosti plnění této zásady přidejme osobní doklad. Konstruktér tohoto stroje mají zároveň „na svědomí“ osmilampový superhet „varhany“ z 8. čísla minulého ročníku tohoto listu. U přijímače s tak velkým stupněm zesílení činilo potíže odstranit zpětnou vazbu mezi stupni, jež je na vysoké frekvenci s oblibou positivní a působí nežádané oscilace. U čtyřlampového superhetu je ovšem zesílení menší, ale i tady mohou se vyskytnouti nepříjemnosti podobného rázu. Místo toho pracoval tento přístroj bez chyb po prvním sladění. Pro všechny případy je paralelně k elektrolytickým kondensátorům  $K_2$  a  $K_3$  přidáno po papíře svítku  $0.1\ \mu\text{F}$ ; zapomenete-li je však zapojit, sotva se něco stane.

Přistupujeme k nejradostnější věci:

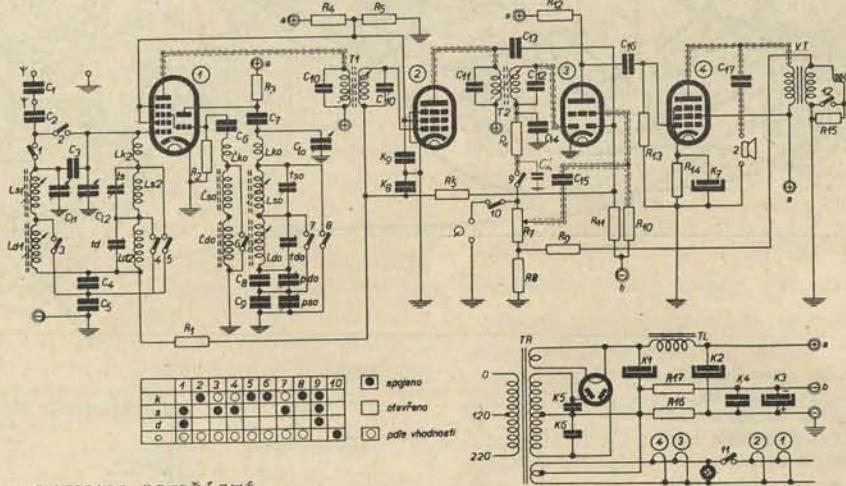

#### SEZNAM SOUČÁSTÍ.

##### Ladicí orgány.

$C_{11}$ ,  $C_{12}$ ,  $C_{13}$  — trojitý lad. kondens.  $3 \times 500\text{ pF}$  (1).  
 $t_s$ ,  $t_d$ ,  $tso$ ,  $tlo$  — vzduch. doladovací kondensátory 30 cm (1).  
 $pdo$ ,  $ps$  — vzduchové doladovací kondensátory 170 cm (1).

**Antennní obvod 1** (viz článek Amatérské cívky v tomto čísle):

$L_{s1}$  — 62 záv. VF kabliku  $30 \times 0.5$  na uzavř. žel. (2) jádře s doladováním šroubovacím trnem.  
 $L_{d1}$  — 230 záv. drátu 0.15 2krát hedváb. na tomtéž jádře.

**Antennní obvod 2:**

$L_{k2}$  — 6 závitů drátu 0.8 milimetru na pertinaxové trubce  $\varnothing 15$  mm.  
 $L_{d2}$  — jako  $L_{s1}$ .

**Oscilátorový obvod.**

$L_{ko}$  — 6 záv. dr. 0.8 mm na pert. trubce  $\varnothing 15$  mm.  
 $Eko$  — 8 záv. drátu 0.15 mezi závity  $L_{ko}$ .

$L_{so}$  — 47 záv. dr. 0.2 mm, 2krát hedv. na uzavř. žel., jádře (2).  
 $L_{so}$  — 6 záv. drátu 0.15 milimetru, 2krát hedv., spolu s  $L_{so}$ .

$L_{do}$  — 105 záv. drátu 0.15 milimetru, 2krát hedv., na uzavř. žel. jádře (2).  
 $L_{do}$  — 20 záv. drátu 0.15 mm, 2krát hedv., spolu s  $L_{do}$ .

**Mezifrekvenční transformátory  $T_1$ ,  $T_2$ .**

Primár: 115 záv. VF kabliku  $30 \times 0.05$  mm na otevř. žel. jádře (2).

$C_{10}$ ,  $C_{11}$  — pevné kond. slídové à 300 cm.

Sekundár: 170 závitů VF kabliku  $30 \times 0.05$  mm na témže jádře.  $C_{10'}$ ,  $C_{12}$  — pevné kondensátor, à 100 cm. Přepínače u cívek s pěti páry a čtyřmi polohami (2).

**Pevné kondensátory:**

$C_1$  — 20 cm (slídový).  
 $C_2$  — 50 cm (slídový).  
 $C_3$  — 5 cm (slídový).  
 $C_4$  — 20.000 cm.  
 $C_5$  — 20.000 cm.  
 $C_6$  — 100 cm.  
 $C_7$  — 500 cm/1500 V.  
 $C_8$  — 100 cm.  
 $C_9$  — 350 cm.  
 $C_{10}$  — 300 cm (slídový).  
 $C_{10'}$  — 100 cm (slídový).  
 $C_{11}$  — 300 cm (slídový).  
 $C_{12}$  — 100 cm (slídový).  
 $C_{13}$  — 100 cm (1500 V).  
 $C_{14}$  — 200 cm.  
 $C_{14'}$  — 200 cm.  
 $C_{15}$  — 15.000 cm.  
 $C_{16}$  — 20.000 cm.  
 $C_{17}$  —  $0.1\ \mu\text{F}$ , 1500 V.  
 $t$  — 30 cm dolad.  
 $p$  — 170 cm dolad.

**Odpor:**

$R_1$  —  $0.1\text{ M}\Omega/0.25\text{ W}$ .  
 $R_2$  —  $15.000\ \Omega/0.25\text{ W}$ .  
 $R_3$  —  $25.000\ \Omega/0.5\text{ W}$ .  
 $R_4$  —  $25.000\ \Omega/1\text{ W}$ .  
 $R_5$  —  $30.000\ \Omega/1\text{ W}$ .  
 $R_5'$  —  $0.5\text{ M}\Omega/0.25\text{ W}$ .  
 $R_6$  —  $50.000\ \Omega/0.25\text{ W}$ .  
 $R_7$  — logaritmický potenciometr  $0.5\text{ M}\Omega$ , kombinovaný s vypínačem sítě.  
 $R_8$  —  $1000\ \Omega/0.25\text{ W}$ .  
 $R_9$  —  $5000\ \Omega/0.25\text{ W}$ .  
 $R_{10}$  —  $2\text{ M}\Omega/0.25\text{ W}$ .  
 $R_{11}$  —  $1\text{ M}\Omega/0.25\text{ W}$ .  
 $R_{12}$  —  $0.1\text{ M}\Omega/0.5\text{ W}$ .  
 $R_{13}$  —  $0.5\text{ M}\Omega/0.5\text{ W}$ .

$R_{14}$  —  $150\ \Omega/3\text{ W}$ .

$R_{15}$  —  $250\ \Omega/0.5\text{ W}$ .

$R_{16}$  —  $50\ \Omega/0.5\text{ W}$ .

$R_{17}$  —  $0.2\text{ M}\Omega/0.25\text{ W}$ .

**Blokovač kondensátorů:**

$K_1$  — elektrolyt.,  $16\ \mu\text{F}/450$  voltů.

$K_2$  — elektrolyt.,  $32\ \mu\text{F}/350$  voltů s paralelním  $0.1\ \mu\text{F}/1500$  voltům párovým.

$K_3$  — elektrolyt.,  $10\ \mu\text{F}/12$  voltů.

$K_4$  — papírový,  $0.1\ \mu\text{F}$ .

$K_5$  —  $0.1\ \mu\text{F}/2000$  V.

$K_6$  —  $0.1\ \mu\text{F}/2000$  V.

$K_7$  — elektrolyt.,  $50\ \mu\text{F}/12$  voltů.

$K_8$  —  $0.1\ \mu\text{F}$ .

$K_9$  —  $0.1\ \mu\text{F}$ .

**Ostatní součásti:**

**Elektronky (3):**

1 — TACH1.

2 — TAF3.

3 — TABC1.

4 — TAL4.

5 — TAZ1.

**Sítový transformátor:**

primár 120, 220 V;  
sekundár  $2 \times 300$  V, 60 milialampér;  $1 \times 4$  V, 1.5 ampér;  $2 \times 2$  V, 5 A.

**Sítová tlumivka:**

10 H, pro 60 mA.

**Kostra**

z hliníkového plechu 1.5 milimetru, s postranními železnými výztuhami.

**Skřínka**

podélná podle výkresu.



[V redakčním přístroji je použito ladicího trojitého kondensátoru a odladovacích kondensátorů Philips (1); železových jader Palab (2) a elektronek

Tungsram (3).]

k stavbě. V úvodníku předešlého čísla našeho Radioamatéra bylo nadhodzeno několik otázek o vhodnosti té či oné úpravy vnějšku a vnitřku amatérského přijimače. Tyto otázky nácházejí aspoň zčásti odpověď v tomto přístroji. Skříň jsme volili podélou s vědomím, že dovoluje nejsnadnější uspořádání stupnice s otočnou rukou. Převod je šnúrkový, ač se množí jistě diví: udělejte však jiný převod na vzdálenost skoro 20 cm, který by šel dosti lehkou, aby ladič knoflík mohl být vylit olovem a působil při převodu 1 : 30 jako setrvačník! Vedení a napínání šnúrky je patrné na obr. 6 a z fotografie na obálce. Napínání tímto způsobem má tu výhodu, že osa kondensátoru není vystavena jednostrannému tahu, neboť napětí šnúrek se navzájem skoro úplně ruší.

Několik slov o stupni: Šnúrka (hedvábná struna E) je třikrát otočena okolo tyčinky 2 o průměru 3 milimetry (obr. 6) a jde na ebonitový kotouč na ose lad. kondensátoru přes napínací kladku. Kladku nese raménko z drátu 3 mm, jež kryje kolem ložisek v pravém nosníku stupnice a je přitahováno pružinou s napínacím šroubem, který jde úhelníkem, upevněným na tomže nosníku. Tyčinka 2 je ze stříbřité oceli Ø 4 mm a je uložena v dlouhém ložisku 3 z mosazi a v krátkém ložisku přímo v železném třmeni 5. Tento třmen se přišroubuje na kostru dvěma šrouby; dlouhé ložisko je tu proto, aby se hřidelik vahou setrvačníkového knoflíku nepřičil a lehce se točil.

Když jsme u těch knoflíků: zkuste kupovat knoflík 6 cm v průměru, jaký jsme potřebovali pro jemné setrvačníkové ladění; asi sotva se vám po-

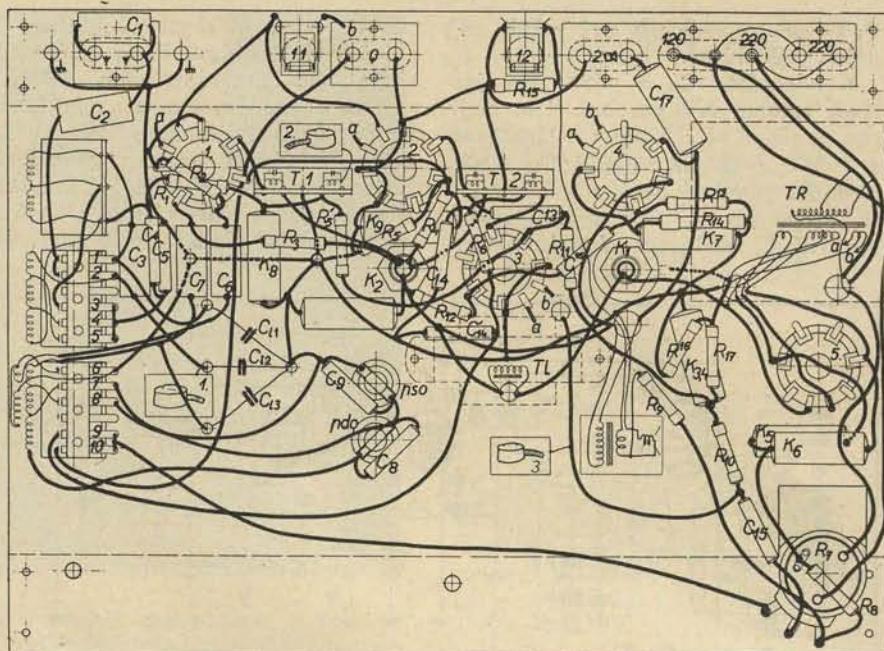
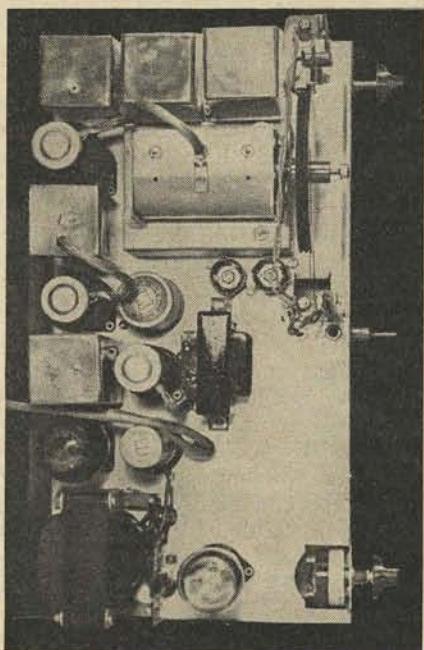


Obr. 4. Stavební plánek. Součásti slabou čarou a v rámečcích vysvětluji spojení; jsou zpravidla umístěny jinde a zakryté. Spoje křížené jsou označeny zesílením čáry.

Obr. 5. Tvar a rozměry dřevěné skřínky přijimače. Je z překližky 12 mm sily, základní deska má 18 mm. Na povrchu je dubová dýha leštěná, barvy tabákové. Rámeček okolo čtvercových okének pro reproduktory a lišta vpředu dole mohou být odlišně zatónovány. Zadní stěna je rám z pruhů 4 × 0,6 cm, potažený látkou.

Vpravo obr. 6. Hlavní rozměry kostry. Vedle pohled na kostru se strany stupnice. Nahore detail ložiska pro šnúrkový převod. Pod tím vedení šnúrky a úprava reflektoru, jež jsou po jednom na každém postranním nosníku stupnice. Zárovka je na úhelníku u odkloněná, kolem nýtku dá se pak snadno vyměnovat. Vnitřní plocha reflektoru je natřena matně bíle nebo vylepena papírem. Vlevo obr. 7. Pohled na přístroj shora. Dvě stíněné žíly vedou k výstupnímu transformátoru.

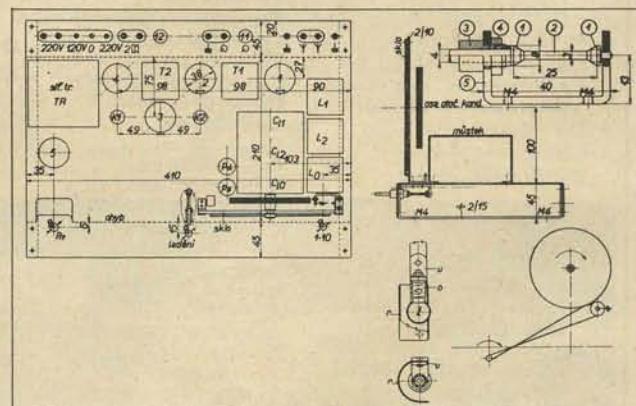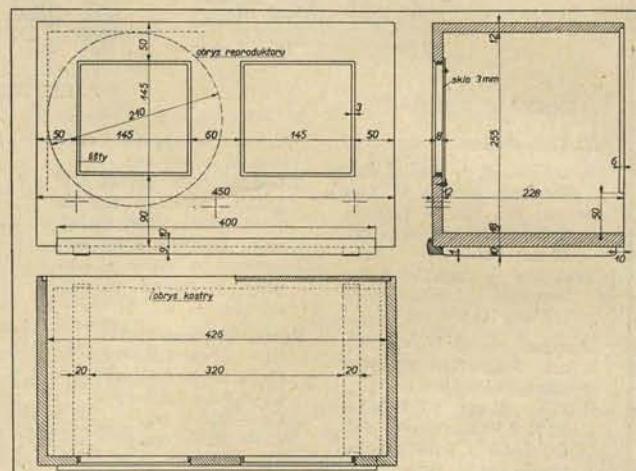daří jej najít. Sami jsme tu rovněž ztroskotali a proto jsme jej vysoustržili z bukového prkénka. Můžete však použít střední části někdejších „klobouků“, beztoho máte některý s uraženým okrajem na skladě. Také ostatní dva knoflíky jsme sami vyráběli, ale o tom jindy.



Tvar kostry a rozložení součástí ukazují obrázky a ostatně, udržte-li krátké spoje, můžete obojí změnit podle potřeby. Zdířkové deštičky jsou dvojitě, vrchní kryje spodní, jež nese nýtovací zdířky. Jde hlavně o reproduktor a o síťové napětí 220 V, jež vyvádíme z přístroje. Ptáte se, k če-

mu? Abychom nemusili vésti ještě jednu šňůru k elektrickému gramofonu, na němž přístroj stojí. Připojíme jej proto přímo na 220 V přijimače.

A teď k sladování. Nezbytně potřebujeme miliampérmetr asi do 10 mA; nemusí být přesný, stačí když ukazuje. Dále se neobejdeme bez pomocného vysilače. Radíme vám, nezačínejte stavbu jakéhokoliv superhetu, dokud pomocný vysilač nemáte ve svých službách. Popisy pro každou kapsu přineslo 1. číslo letoš. ročníku Radioamatéra; velmi dokonalý stroj tohoto druhu naleznou zájemci v 11. čísle loňského ročníku. A konečně, protože nepotřebujeme vysokofrekvenční signál modulovaný tónem, můžeme v nouzi upravit i nějakou dvoulampovku, abychom se dostali na mezifrekvenci, která je mimo rozsah, přejdeme jenom k ladícímu kondensátoru kondensátor pevný 500 cm. S anody detekční lampy vedeme signál přes kapacitu dvou zkroucených izolovaných drážek tam, kam je třeba. Dvoulampovku, již takto zneužíváme, musíme si ovšem ocejchovat; jak se to dělá, dočtete se v 2. a 11. čís. loň. roč. Radioamatéra.

Máte-li toto všecko připraveno a přístroj správně spojen, přepněte na střední vlny, na pomocném vysilači (p. v.) naříďte si 465 kHz a ladící kondensátor uzavřete (plná kapacita). Miliampérmetr, jehož užijeme jako ladícího indikátoru, připojte mezi kladný pól  $K_2$  a konec primáru druhého mezifrekvenčního transformátoru. Pomocný vysilač připojte na mřížku elektronky 1, naříďte napětí asi 1 V a hleďte nalézt dolaďováním jader mezifrekvenčních transformátorů nejmenší výchylku miliampérmetru. Nedáří-li se to, připojte p. v. na mřížku elektronky 2 a sladte primár  $T_2$  na nejmenší výchylku, sekundár na největší výchylku (napětí pro regulaci hlasitosti bereme z primáru; sladěný sekundár jej zatíží, napětí proto klesne a anodový proud malíčko stoupne). Pak přepněte p. v. na mřížku 1. a sladte obě části  $T_1$ . Nedáří-li se to, až je trn některé cívky úplně zašroubován nebo vyšroubován, je třeba přidat nebo ubrat závitů na oné cívce. — Slaďování provádíme tak, že vzdálenosti jader jsou asi 7 cm u  $T_1$ , a 5–6 cm u  $T_2$ . Opakujeme je znova, abychom se přesvědčili, že jsme na vrcholu resonanční křivky.

Dále musíme sladit vstupní obvody s oscilátorem a tu u svého přístroje, který nemá dosud stupnice, postupujeme takto. Na místo budoucí stupnice nalepíme na sklo soustředně s osou kondensátoru buď úhloměr, nebo lépe t. zv. polární papír. Nasá-

díme ručku stupnice, narovnáme tak, aby při vytočení kondensátoru ukazovala na 0 úhloměru. Pak odpojíme anodu triodové části hexody ( $R_s$ ) od  $+K_2$ , takže oscilátor přestane působit. Nyní na středních vlnách a při zavřeném kondensátoru ladícím sladujeme indukčnosti  $L_{S1}$  a  $L_{S2}$  na 580 kHz. Pomocný vysilač je při tom spojen s antenní zdírkou horní (schematickým). Pak otevřeme ladící kondensátor, p. v. dáme na 1500 kHz a sladujeme dolaďovacím kondensátorem  $Z_s$ . Ptáte se, podle čeho sladujeme: podle miliampérmetru, který ukazuje jako prve. Přivedeme-li na vstup z p. v. dosti silný signál, elektronka 1. jej usměrní a pošle záporné napětí, vzniklé na kond.  $C_4$  a  $C_5$ , přes odpory  $R_1$  na mřížku el. 2., která se chová, jako by byla regulována, až napětí přichází s druhé strany než obvykle.

Tímto způsobem sladujeme docela podobně, jako bylo popsáno v článku Jak sladovat třílamrovky v 1. č. letoš. roč. Radioamatéra. Když jsme hotovi, nařídíme p. v. postupně na 1400, 1000 a 600 kHz; přijímač ladíme s sebou a pečlivě si zapíšeme polohu na úhloměru, na př. 20, 60 a 130 stupňů. Nyní připojíme  $R_s$  na kladné napětí, čímž oscilátor vstoupí v chod a přistoupíme k jeho sladování. Teď je to práce docela snadná: nastavíme přijímač na délku 130° (nebo ten, který jsme si poznačili pro 600 kHz), na tuto frekvenci nastavíme p. v. a nyní otáčíme trnem jádra  $L_{S2}$ , až dosáhneme nejmenší výchylky miliampérmetru. Pak nastavíme přijímač na délku, odpovídající 1400 kHz, přejdeme sem i s p. v. a dolaďujeme jen tso. Pak jdeme na délku, odpovídající 1000 kHz a dolaďujeme psos. Tento cyklus opakujeme několikrát, až jsou potřebné retuše nepatrné.

Docela obdobně postupujeme na dlouhých vlnách: krajní kmitočty jsou tam 400 kHz a 150 kHz, sladujeme na 170, 260, 340 kHz. Postup je docela stejný. Napoprvé se snad nepodaří, ale při pozornosti a rozmyslu vede jistě k cíli. Nic nevadí, jestliže jej několikrát opakujeme, aspoň se mu lépe naučíme. Ani tady se někdy nevyhneme ubírání závitů z cívek, jsou-li příliš velké. Krátké vlny není třeba sladovati.

Dobře sladěný přístroj vyzkoušíme poslechem, podle seznamu vysilačů ocejchujeme do tabulky. Stupnici zhotovíme jednoduše tak, že si ji napíšeme na průsvitný kopírovací papír tuší a šablonkovým perem. Sami jsme to dělali dvě hodiny, ale stojí to za tu práci. Značky přesné polohy provedeme ovšem až když papír s napsanými stanicemi nalepíme kanadským


balsámem na sklo a upevníme do přístroje.

Ač jsme značně přestoupili rozsah obvyklého návodu, zbývá ještě dost věcí, o nichž je co říci, a to, co jsme tu uvedli, ještě není příliš podrobné. Prosíme proto čtenáře, kteří se budou chystati ke stavbě takového nebo podobného superhetu, aby nám nemeškali sdělit, kterou ze složek stavby měli bychom popsat podrobněji nebo zda takto podaný návod jim stačí.

Redakce Radioamatéra v Praze XII, Fochova 62, zašle zájemcům montážní plánek tohoto superhetu (obr. 4) za Kč 4.— ve známkách, plánek skřínky (obr. 5 a obr. 6) za Kč 4.—, byly objednán samostatně; všecky plánky za Kč 7.—.
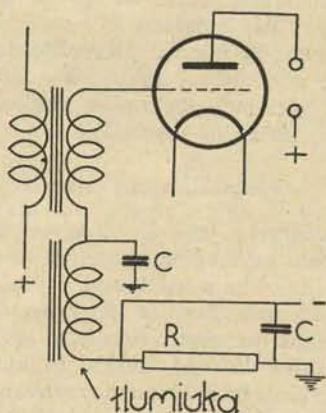
## Mřížkové předpětí

Získáváme je v síťových přijimačích úbytkem na spádu, který vytvoří anodový proud na odporu v záporném pólu eliminátoru. Ve starých přijimačích bylo toto napětí zavedeno přímo na sekundár NF transformátoru a tím na mřížku přímo žhavené



Zapojení tlumivky ze staršího nízkofrekvenčního transformátoru místo filtračního odporu v obvodu mřížkového předpětí.

konecové lampy. Nedostatečné vyhlazení se samozřejmě projevilo bručením v reproduktoru. K zamezení tohoto bručení, t. j. k vyhlazení pulsuječního proudu, vkládá se do přívodu mřížkového předpěti filtraný odporník hodnoty asi  $0.3 \text{ M}\Omega$ , blokovaný proti zemi kondensátorem kapacity asi 1 mikrofarad. Místo tohoto odporu můžeme s výborným výsledkem použít NF tlumivky, respektive starého NF transformátoru, jehož obě vinutí spojili jsme za sebou. Je-li NF stupeň v přijímači transformátorový, nutno dbát, aby tato tlumivka neležela blízko a v jedné ose s NF transformátorem.

Josef Terbr.

# První amatérův vysílač

## Souhrn údajů pro první pokusy

V ČSR lze poměrně snadno obdržet koncesi na krátkovlnný vysílač. Je nutno podrobit se zkoušce na ministerstvu pošt a telegrafů v Praze (taxa 200 Kč), vystavení koncesní listiny stojí 50 Kč. Zkouška je jednak praktická (Morseovy značky, mezinárodní zkratky), jednak teoretická (nauka o elektřině, teorie a praxe vysokofrekvenční elektrotechniky, naše a mezinárodní předpisy). Nebezpečné a trestné je však jakékoliv nepovolené vysílání, stejně jako přechovávání nekoncesovaného vysílače; a proto každého důklivě varujeme, aby nestavěl vysílač zařízení, dokud nemá koncesní listinu v rukou.


**V**ysílač, s nímž začínáme svou amatérskou praxi, nesmí být složitý, nesmí být veliký a hlavně nesmí být drahý. Složitý nesmí být proto, že je určen pro začátečníka. Veliký, t. j. příliš výkonný, nesmí být z téhož důvodu, poněvadž jinak by mladý amatér mohl rušit okolí, dokud není ve věci ještě tak zběhlý. A proč nesmí být drahý, to ví dobře, snad až příliš dobré každý z nás amatérů.

Povíme si něco o piezoelektrickém zjevu a o zpětné vazbě. Na základě obou věcí pak pochopíme funkci vysílače, řízeného krystalem.
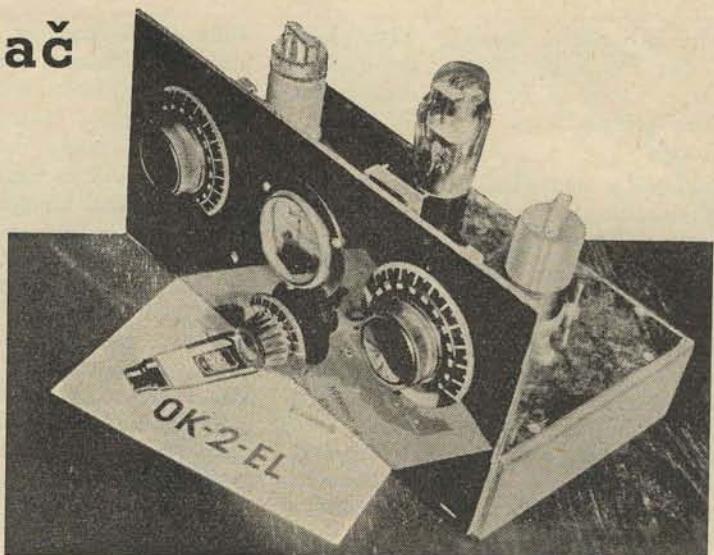
### Piezoelektrický zjev.

Představte si, že z křemenného krystalu vyřízneme vhodným směrem deštičku, silnou asi 1 mm o ploše asi  $2.5 \times 2.5$  cm. Jestliže ji vybrousíme, aby byla naprostě rovná, a sevřeme mezi dvě kovové desky (vyhlazené jako sklo), tu můžeme pozorovat zajímavý zjev: když kovové desky stlačíme, vznikne na křemenném výbruse elektrický náboj. Kdybychom naopak ony desky nabili elektřinou, tu se nám výbrus smrští. Když na kovové desky budeme přivádět náboj pravidelně v určitých intervalech po sobě, tu se krytalová deštička úplně rozkmitá. Avšak, poněvadž má své rozměry a určitou pružnost, bude schopna kmitat jen určitým t. zv. vlastním kmitočtem, který se dá měnit jen v nepatrých mezích různě velkým tlakem obou elektrod. Nuže, piezoelektrický zjev znamená vznik elektrického proudu tlakem, nebo naopak mechanický pohyb nebo rozkmitání následkem elektrického proudu.

Nejprostší a přitom velmi výkonný, krystalem řízený vysílač můžete sestavit s dvojitou triodou; nepřesahuje rozměry obyčejné dvoulampovky.




### Zpětná vazba.

Zpětná vazba je dána hlavně velikostí vazby cívek  $L_1$  a  $L_2$  na obrázku 1. S anody vedeme zesílené kmity mřížkového okruhu do cívky, která je ve vazbě s oscilující mřížkovou cívkou; když budou kmity v obou cívkách ve fázi, ještě se zesílí. Když totiž zesílení dosáhne jisté hodnoty, budou se kmity vracet onou nepatrnu kapacitou mezi anodou a mřížkou zpět a elektronka se takto, jak říkáme, rozkmitá. Tato zpětná vazba je zrovna tak možná, když je za anodou umístěn oscilační okruh, spojený s mřížkovým jen onou kapacitou mezi anodou a mřížkou, je-li naladěn na stejný kmitočet (obr. 2). A zajímavé je, že deštička z křemenného krystalu dovede zastoupit oscilační okruh.

Zapojíme ji místo mřížkového okruhu a vidíme, že přístroj pracuje dále. Avšak zase jen tehdy, když je anodový okruh naladěn stejně jako mřížkový, čili na vlastní kmitočet krystalové deštičky. Rozkmitá se tedy

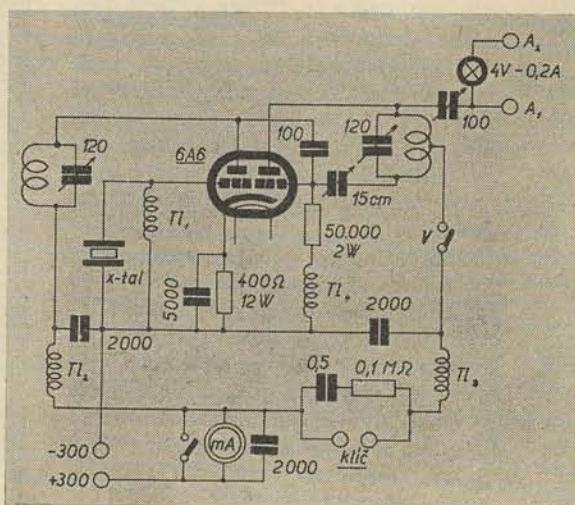Zapojení přístroje podle hořeního obrázku.



elektronka jen tenkrát, když anodový okruh bude v resonanci s krystalem. Jak se to projeví? Na příklad na anodovém proudu. Vložíme-li do něho miliampérmetr, bude ukazovat na př. 30 mA (obr. 3). Přitom ladící kondensátor v anodě je vytočen na minimum. Nyní začneme pozvolna přidávat kapacity a zároveň pozorujeme miliampérmetr. Vidíme, že pojednou začíná proud klesat, a to čím dál rychleji, až klesne hluboko, takřka na 15 mA, kde nás čeká velké překvapení: ručička se náhle vrátí zase na 30 mA, aby se při dalším otáčení už vůbec nepohnula. Místo největšího poklesu anodového proudu bylo místem největších oscilací. Čím více anodový proud klesne, tím účinnější je nás vysílač. Avšak nenecháme oscilátor naladěn v místě nejmenšího proudu, nýbrž kousek před ním — co kdyby nám ručička náhle vyskočila nahoru! Vždyť v onom místě zlomu je jisté velká labilnost. Spokojíme se s menší účinností a naladíme přístroj poněkud před bod největšího poklesu anodového proudu. Ze všech známých druhů oscilátorů bude mít takovýto krystalem řízený jistě největší schopnost pracovat jen na určitém kmitočtu a tedy na určité vlně. ( $\lambda = \frac{c}{f}$ , kde  $\lambda$  = délka vlny v metrech;  $c$  = rychlosť elektrických vln = 300,000,000 m/sek.;  $f$  = frekvence, kmitočet v hertzech (kmitech za sek.). Avšak kmitáním se krystal zahřívá a proto jej nesmíme příliš namáhat, aby se teplem neporušil. U pentod je krystal namáhan méně, ale i u triod si můžeme pomoci — za takový oscilátor s malou elektronkou zařadíme zesilovač výkonu s elektronkou větší, takže můžeme pracovat zase s velkým výkonem.

Chceme-li pracovat na kmitočtu větším (čili na kratší vlně), musíme užit tenčího krystalu — bude kmitat rychleji, vyšším kmitočtem. Bude tedy krystal tenčí a to zároveň znamená větší pravděpodobnost prasknutí. Lze však užít i silnějšího krystalu, když mezi oscilátor a zesilovač výkonu zařídíme zdvojovač frekvence (nebo i více takových stupňů), nalaďený na dvojnásobný i vyšší kmitočet. Moderní vysílač tedy bude vypadat takto: 1. oscilátor řízený krystalem (CO = crystal oscillator), 2. zdvojovač frekvence (FD = frequency doubler), 3. zesilovač výkonu (PA = power amplifier). Máme ovšem mnoho modifikací, úchylek a podrobností, ale toto je asi běžný typ. A protože začátečník nepotřebuje vysílač o velikém výkonu, bude jeho stanice dvoustupňová: CO — FD nebo CO — PA, kde na stupni zesilovacím je malá elektronka, žádná kilowattová báň.


Popíšeme si takový přístroj. O jeho účinnosti a dokonalosti se nejlépe přesvědčí každý sám. Jeho výhodou je jediná elektronka, avšak poněvadž je to duotrioda, můžeme ji zapojit jako dvoustupňový vysílač, a tak se může právě začátečník učit ladit vícestupňové vysílače na tomto prostém zapojení.

Prvá sekce elektronky je zapojena jako CO, což má výhodu v naprosté stálosti kmitočtu a zároveň v krásném zvonivém tónu. Krystal umožní také mnohem snazší ladění (bez nadsázky), neboť celý vysílač se dá naladit i bez vlnoměru na správnou vlnu. Avšak přesto bez vlnoměru nikdy nevysílejme, vždy se napřed přesvědčme, zda vysílač pracuje na žádané vlně.
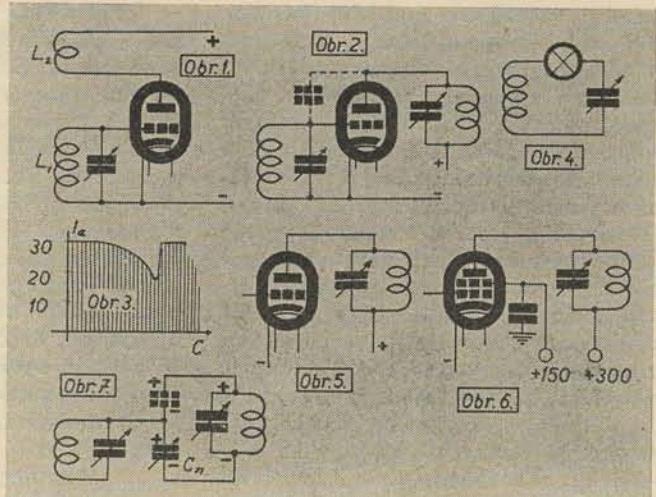
#### Zapojení.

Podívejme se nejdříve na CO. V mřížkovém okruhu vidíme vložen krystal. V katodě je odpor  $400\ \Omega$  pro získání záporného předpětí na mřížce. Proč je mřížka zápornější než katoda? Protože je spojena přímo se záporným pólem zdroje proudu, kdežto katoda teprve přes onen odpor. Kdyby v mřížkovém okruhu byl normální oscilační obvod (místo krystalu), byla by mřížka spojena se záporným pólem přes cívku. Avšak zde vidíme, že je krystalem isolována. Proto ji spojíme se záporným pólem vedle krystalu, ovšem ne přímo, nýbrž přes vysokofrekvenční tlumivku, která nepropustí kmity s mřížkou k zápornému pólmu. V anodě máme ladící okruh, nalaďený vždy na frekvenci krystalu, který má funkci popisovanou při obr. 2. Přes tento okruh teče na anodu (nebo lépe s anody) anodový proud. Aby nám oscilace neunikaly do zdroje, je zde zase vložena VF tlumivka. Vysokofrekvenčně

Obr. 1. Zpětná vazba.  
— Obr. 2. Zpětná vazba kapacitou v elektronce. — Obr. 3. Průběh anodového proudu při ladění obvodu v anodě. — Obr. 4. Schéma absorpčního vlnoměru. — Obr. 5. PA s triodou nemůže být takto zapojen bez neutralisace. — Obr. 6. Použití tetrody na stupni PA. — Obr. 7. Princip neutralisace.



však je celý anodový okruh (katoda-anoda-katoda) uzavřen kapacitou 2000 cm. (Střídavý proud šíří se kapacitou tím snáze, čím je kapacita větší; čím je jeho kmitočet vyšší, tím menší stačí kapacita. Naopak přes tlumivky — což jsou cívky s mnoha závitů — se střídavý proud šíří těžko: čím více závitů, tím se klade větší odpor; čím větší kmitočet, tím stačí méně závitů, aby oscilace nebyly propuštěny.) Do kladného vodiče vložíme miliampérmetr, s jehož pomocí přístroj ladíme; aby však jím pořád proud neprotékal, připojíme vedle něho vypínač, který zkracuje jeho svorky. Kondensátor 2000 cm je zde proto, aby se nespálila cívka miliampérmetru, kdyby náhodou byly tlumivky T<sub>1</sub> a T<sub>2</sub> špatně a kdyby jimi pronikl vysokofrekvenční proud. Ten totiž má tepelné účinky, jak se každý snadno přesvědčí doteckem anodového ladícího okruhu. Miliampérmetr nemusí být nejlepší značky, neboť nepotřebujeme přesně znát hodnotu anodového proudu, potřebujeme zde spíš jen indikátor, který nám ukáže, zda anodový proud klesá nebo roste. Stačí elektromagnetický přístroj s rozsahem do 100 mA, avšak jistě je lepší přístroj s trvalým magnetem (systém Depréd'Arsonval). Ten je dražší, ale dá se pořídit již za 100 Kč.

Popsali jsme si oscilátor a jistě jej již dovedeme naladit, nezapomeneme však přerušit vypínačem V spojení anody druhé elektronky s proudovým zdrojem. Náš vysílač již osculuje, jak se můžeme přesvědčit také a b s o r p Č n í m k r o u ž k e m. Je to jeden závit drátu (silného asi 1 mm), jehož konce jsou spojeny s vývody malé zárovečky (asi 2–4 V, 200 mA). Průměr závitu zvolíme asi 4 cm. Když se s absorpčním kroužkem přiblížíme k cívce pracujícího oscilátoru, zárovečka se rozsvítí, neboť závit absorbuje (indukce) elektromagnetické vlny, šířící se z cívky. I bez miliampérmetru lze jen pomocí této žárovky

celý přístroj naladit, avšak měřicí přístroj je lepší.

Pomocí absorpčního kroužku můžeme sledovat směr elektrických siločar kolem cívky — žárovka svítí jen tehdy, když je rovina kroužku postavena kolmo na směr siločar. Pěkně lze také demonstrovat stínici účinek plechu: vložíme-li mezi absorpční kroužek a mezi cívku oscilačního okruhu plech, žárovka zhasne, neboť plech siločáry nepropouští; že se siločáry šíří sklem, pertinaxem, dřevem atp.. lze si také dokázat.

Náš oscilátor pracuje. Co nyní s druhou částí elektronky, která má být zapojena jako PA? Budeme prostě přivádět vyráběné kmity na její mřížku, takže se budou zesilovat. Nesmíme však spojit anodu oscilátoru s mřížkou PA přímo, protože tím bychom sem přivedli plné kladné napětí a elektronku zničili. My potřebujeme na mřížce PA jen vysokofrekvenční kmity a ty se sem dostanou přes malý kondensátor (100 až 300 cm), který zároveň isoluje mřížku od vysokého kladného napětí. Kapacita 100 cm je zde lepší než 300, protože umožní dosažení lepšího tónu. Mřížka PA dostává zároveň záporné předpětí přes odpor 50.000  $\Omega$ , vysokofrekvenčně však zde zase vidíme isolaci od zdroje proudu pomocí VF tlumivky. V anodovém okruhu PA je vložen oscilační obvod podobný jako u oscilátoru. Když jej naladíme do resonance s oscilátorem, objevíme i zde kmity, a to jednak absorpčním kroužkem, jednak poklesem anodového proudu na miliampérmetru. (Vypínač V zavřen; otvíráme jej jen tehdy, když ladíme pouze oscilátor, a pak při neutralisaci, jak je to popsáno dále.)

Avšak tato polovina vysílače může pracovat nejen jako PA, nýbrž i jako FD, neboť kmitací okruh zde nemusí být naladen na základní frekvenci. Oscilace se v něm objeví i tehdy,

když je nalaďen na kmitočet  $2\times$ ,  $3\times$ ,  $4\times$  atd. vyšší. Můžeme takto frekvenci i záctyřnásobovat, avšak to budiž už maximální hranice, za kterou nepůjdeme, neboť čím vícekrát frekvenci násobíme, tím menší výkon nám FD dává. Říkáme, že FD ladiče na harmonické vlny. Koupíme-li si na př. krystal pro vlnu 84metrovou, můžeme s tímto krystalem pracovat zároveň na 42 m (= dvojnásobný kmitočet) a na 21 m. Při ladiení dámě pozor na 3. harmonickou vlnu (28 m), abychom místo na čtvrté nevysílali na ní. (Neboť ona nespadá do žádného povoleného pásma.) O skutečné délce vysílané vlny se přesvědčíme absorpcním vlnoměrem (obr. 4). Ten je tvořen výměnnou cívku (pro to pásmo, na kterém chceme měřit) a kapacitou 100–120 cm. Vidíme tu i žárovku (stejnou jako u absorpcního kroužku), která se rozsvítí jen tehdy, když je vlnoměr nalaďen na kmitočet měřeného stupně. Nerozsvítí se na př., když je vlnoměr nalaďen na 20 m a měřený stupeň na 80 m, tedy na harmonických vlnách. Nejpřesněji zjistíme bod resonance, když jsme s vlnoměrem co nejdále od cívky vysílače, když žárovka svítí co nejméně. (Příliš se nepřibližujme, nebo žárovku spálíme.)

Nuže nalaďili jsme si vlnoměr na vlnu PA (nebo FD). Vypneme vysílač a zapneme přijimač. Přiblížíme se s vlnoměrem k cívce přijimače (detekční stupeň) a pozvolna otáčíme kondensátorem přijimače při nasazené zpětné vazbě. A to tak dlouho, až zpětná vazba v jeho sluchátkách vysadí. Tehdy je přijimač nalaďen na stejný kmitočet jako vlnoměr a přesnou délku oné vlny zjistíme zase tehdy, když vlnoměr vzdálíme od cívky přijimače co nejvíce.

Dovedeme si nalaďit i PA (FD) na správnou vlnu a zbývá již jen uvědomit si význam neutralisace. PA by se dal zapojit i podle obr. 5, avšak nefungoval by jako PA, nýbrž jako samostatný oscilátor, protože anodový okruh předchozí elektronky by zde zaštoupil mřížkový okruh domnělého PA. Aby nemohla elektronka PA kmitati (kapacitou mezi anodou a mřížkou), musíme oba okruhy vzájemně odstínit, a to tak, že vložíme mezi anodu a mřížku mřížku s tím, máme odstínění obou okruhů hotovo.

Jak vidět, musili bychom užít tetrody. My však máme k dispozici jen triodu, takže bude nutno neutralisovat (rušit) kmitání jinak. Podívejme se na obr. 7. Kapacita mřížka-anoda je naznačena čárkovaně jako kondensátor. V anodovém oscilačním okruhu bude v určitém okamžiku na jednom konci

+, na druhém —. Vidíme zde zároveň neutralisační kondensátor Cn. Na jeho spodním konci je —, na anodě lampy +. Na obou druhých koncích téhoto dvou kapacit (Cn a anoda-mřížka) se vyvolají opačné náboje stejné velikosti a nezbude jim, než aby se zrušily, takže do mřížkového okruhu se nemohou zpět šířit žádné kmity; avšak jen tehdy, když hodnota Cn je rovna vnitřní kapacitě elektronky. To je obvyklý způsob neutralisace zpětné vazby u triod. Stačí prostě spojit mřížku přes Cn s opačným koncem oscilačního okruhu než anodu. — Napětí pak přivádíme středem cívky (centre tap).

#### Postup při neutralisaci.

Vypneme anodové napětí ze zesilovače (vypinačem V) a Cn měníme tak dlouho, až ručička miliampérmetru se vůbec nepohně při protáčení kondensátoru v anodovém okruhu zesilovače. Nebo jinak pomocí absorpcního kroužku, který je jakýmsi amatérským „děvčetem pro všecko“. Předně zase vypneme anodové napětí PA. Absorpční kroužek přiblížíme k cívce PA (Cn je vytočen na minimum). Nato zvolna otáčíme anodovým kondensátorem PA. (Oscilátor pořád funguje.) V bodě resonance se žárovka rozsvítí, ježto vnitřní kapacitou elektronky se přenáší VF energie z oscilátoru až do anodového okruhu PA. Potom nepatrнě otočíme Cn a kondensátorem anodovým opět doladíme na nejvyšší svítivost (resonanci). Opět mírně potočíme Cn a tento postup opakujeme tak dlouho, až při resonanci žárovka v anodovém okruhu se nerozsvítí. — Nejlépe je provést obojí způsob, abychom měli kontrolu správné neutralisace.

Jak vypadá hotový vysílač, je vidět z fotografie. Přední panel je velký  $30 \times 17$  cm, spodní (základna)  $15 \times 30$  cm a obojí je z pertinaxu (3 mm). Obě cívky jsou daleko od sebe (20 cm); mezi nimi poněkud vzadu je elektronka 6 A 6, proti ní na čelném panelu miliampérmetr a mezi ním a 6 A 6 je krystal v držáku, který lze koupit již s krystalem. Nejlepší je držák se šroubkem na měnění tlaku elektrod a tím frekvence (významné tehdy, když naše vysílání ruší silnější stanice — prostě se přestěhujeme o několik kilocyklů dál). Ladicí kondensátory jsou umístěny proti cívкам tak, aby spoje k cívкам byly co nejkratší. To platí i o všech jiných spojích — holý drát, 1 mm silný, nejkratší cesta. Cívky vineme na formery nebo na trubky nasazené na elektronkové patice. Průměr budiž asi 3–3.5 cm. Cívka pro CO má 27 závitů drátu 0.5 (2× hedy.). Na PA vystačíme pro práci na 20–40–80 metrech s dvěma cívками: pro 40 a 80 m stejná jako pro CO,

avšak přesně uprostřed je odbočka (centre tap). Pro 20–40 m zhotovíme cívku jen s 12 závity. (Pozor na 3. harmonickou!) Tyto hodnoty platí pro kondensátory 120 cm. Cn je malý 15 cm kondensátor, avšak kvalitní, s kalitovými čely. Je umístěn pod základnou uprostřed pod miliampérmetrem. Vzadu vycházejí přívodní šnůry a také jsou zde zdířky pro připojení antény, jednak přímo, jednak před žárovkou (4 V, 0.2 A), které užíváme při ladiení antény pomocí kapacity 100 cm, umístěné vzadu rovněž pod základnou. Je to zase otočný kondensátor s kalitovými čely — výborný nejen kvalitou, nýbrž i vhodnými rozměry. (Největší proud teče do antény, když žárovka nejintenzivněji svítí, a tak také antenu vyladíme.) Základna je 5.5 cm vysoko. Vzadu lze umístiti vypinač V (na fotografii je vpravo za cívou PA) a zdířky pro klíč, překlenuté klíčovacím filtrem (kapacita 0.5 mF a odporník 0.1 MO).


Přístroj stačí napájet napětím 300 V (avšak dokonale vyhlazeným). Výborně se osvědčí eliminátor, popsaný v 2. čísle Radioamatéra (1938). Elektronka 6 A 6 je americký typ pro žhavicí napětí 6.3 V. Její výkon je velice pěkný. — Všechny pevné kondensátory jsou slídové, žádné svitky a trubičky. — Tlumivky není radno hotovit amatérsky, aby se v přístroji neobjevily parazitní kmity. Nejlépe je několik korun přidat a koupit si kvalitní výrobek; a v Československu vyrábíme dobré krátkovlnné tlumivky. — Antena bude pro začátek a jednoduchost nejlepší jednodráťová, dlouhá i se svodem 40 m (z měděného drátu, silného 1–2 mm). Ta vyhoví na všech amatérských pásmech. Nemáme-li dosti místa, zvolíme antenu 20 m dlouhou.

S tímto vysílačem lze na 20 a 40 m spolehlivě pracovat na vzdálenost 2000 km, a budete-li trochu obratní, dosáhnete i zámořských spojení. K tomu však je třeba krystalu o vhodné frekvenci, která by nebyla v pásmu zamořeném silnými stanicemi (zvlášt amerických telefonistů). Nejlepší je krystal o frekvenci mezi 3600–3650 kc.

Hlavní zásadou je: k dobré stanici dobrý operátor. A proto nechť nejdřív každý dobrě ovládá Morseovy značky a potom — BEST DX OB's! GOOD LUCK! HPE CUAGN!
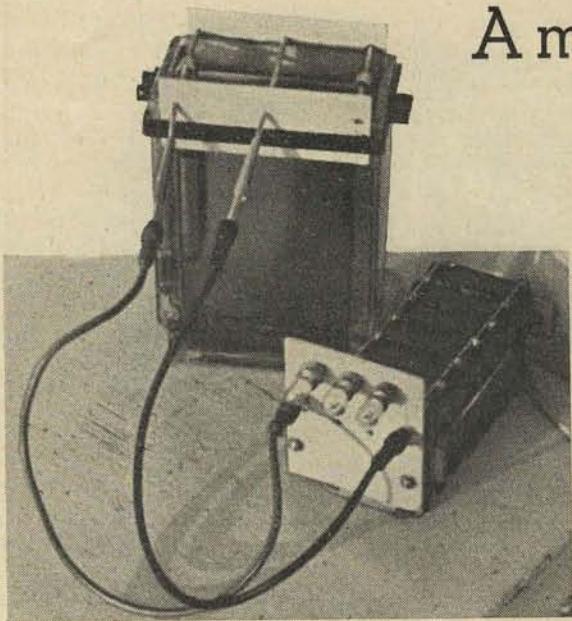
#### Dobrý nápad.

Máte-li delší dobu v zásobě různé odpory a kondensátory, pak často poškodí se označení velikosti a nezbývá, než je před použitím měřiti. Toto zdržení můžete si ušetřit, jestliže hned na nové odpory nalepíte proužek průhledné lepicí pásky a na ni napíšete hodnotu odporu.



# Amatérová niklovna

Autor použil k zařízení své niklovny sklenici po akumulátoru a 7 normálních suchých baterií, spojených paralelně. Pro větší niklovny hodí se nádoba akvariová, malá kád' kamenninová nebo dřevěná. Jako zdroje lze použít akumulátoru 4 V s příslušným odporem, nebo i kovového usměrňovače, pokud je zaručeno stálé, na zatížení nezávislé napětí.


Dávno minuly doby, kdy amatér vyráběl si kromě elektronek téměř všechno, co potřeboval. I dnes však, kdy na trhu je zásoba součástek všech druhů i jakostí, musí často domácí pracovník zhotovit si leckterou součástku sám (otočná převodová stupnice z 1. čís. RA., atd.). Takový pracovník se neobejdje bez mnohých zařízení a jedním z nich je malá niklovna, v podstatě shodná se zařízením profesionálním, jen rozdíly přizpůsobená požadavkům i poměrům.

Co k tomu potřebujeme? Nádobu, dvě niklové anody, niklovací sůl, převařenou a profiltrovanou dešťovou vodu, zdroj stejnosměrného proudu výkonu 0.4–0.5 W při napětí 4 V a několik drobností podle provedení.

Jako nádoby můžeme použít sklenice z většího dvouvolotového akumulátoru. Můžeme ovšem použít nádoby jakékoli, jen ne kovové (kameninové, dřevěné a p.).

Nikl lze koupiti jako drát  $\varnothing$  4 mm, dále v páscích 20/2 mm a litý i válcovaný v deskách 20 × 40 cm v síle až 1 cm. Pro své zařízení potřebujeme asi 5 cm drátu, 12–15 cm pásku, který po délce rozřízneme, a dva kousky niklu litého asi 4 × 6 cm. Ty v obchodě nedostaneme, ale obrátíme se na profesionální niklovny se žádostí o staré, vyřaděné anody. Dešticky při kratší straně uprostřed provrtáme spirálovým vrtákem  $\varnothing$  4 mm, rovněž tak 1 cm široké pásky, a oboje drátem z niklu dobře snýtujeme. Druhé konce pásků ohneme do háčku podle hloubky nádoby tak, aby anody visely přibližně uprostřed mezi hladinou lázně a dnem nádoby. Zavěsíme je při užších stěnách nádoby na mosazný drát  $\varnothing$  3–4 mm, ohnuty do tvaru písmene U s jedním rameňem asi o 3–4 cm delším pro při-

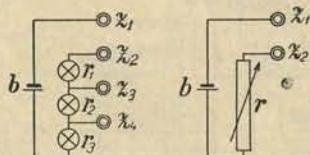pojení kladného pólu zdroje. Použijeme-li nádoby skleněné, připevníme při jejich širších stěnách tenká prkénka široká asi 4 cm, nejlépe dvěma kousky pásového železa 10/2 mm, vhodně ohnutymi a dvěma šrouby staženými. V části prkénka, která po upevnění budou vyčnívat nad okraj nádoby, provrtáme na krajích a upro-



Zapojení proudového obvodu s odporem 3 malých žárovek nebo s odporem regulovatelným o hodnotě asi 60 ohmů.

střed otvory, kterými prostrčíme jednak drát pro zavěšení anod a středními otvory kousek drátu rovného pro zavěšování niklovaných předmětů (katod). Použijeme-li nádoby z materiálu, který se dá opracovat, na vrtáme otvory přímo do stěn.

Nejlépe použít sůl rychle niklující, 1 kg stojí asi 40 Kč, na 1 litr vody rozpustí se jí 12 dkg. Voda, které použijeme, nemá reagovati ani kysele, ani zásaditě. Roztok barvy modré je slabě kyselý (lakmusový papír modrý působením kyselin zčervená a červený působením zásad zmordrá). Kdyby lázeň reagovala zásaditě nebo byla neutrální, je možno ji okyselit několika kapkami kyseliny sírové.

Nejjednodušším zdrojem stejnosměrného proudu je akumulátor 2 až 4 volty nebo suchá žhavicí baterie; stačí i několik plochých baterií do kapesní svítily, zapojených vedle sebe. Do proudového obvodu zařídíme v serii regulační odporník asi 60 ohmů (starý reostat) nebo 3 žárovky

s malou spotřebou (0.4–0.06 A) pro řízení proudu. Provedení vidíme na obrázku a zapojení ve schematu.

Několik pokynů. Napěti mezi anodami a katodou má být 0.5–1.5 V. Vzdálenost katody od anod minimálně 3 cm. Proudová hustota na jeden čtvercentimetr plochy katody asi 5 mA. Lázeň před prvním niklováním nutno „zaniklovat“: Jednu z anod zavěsim na drát pro katody a připojíme zdroj. V tomto případě je možno použít i zdroje střídavého. Vždycky ale přes žárovku nebo dosti veliký odpor, abychom si neopálili povrch niklových anod. Zdar niklování závisí také na dokonalém odmaštění niklovaných předmětů. Předmět, který má mít pěkný lesk, je nutno ještě před niklováním vyleštít. Použijeme k tomu jemného smirku a konečně vyleštění provedeme plstěným kotoučkem, otáčeným buď elektromotorkem nebo vrtačkou ve svěráku. Kotouček potíráme kaši z vídeňského vápna, vaseliny a kapky oleje. Předmět takto připravený a opatřený drátkem k zavěšení odmaštíme důkladným okartáčováním starým kartáčkem na zuby, namočeným ve vodě a posypaným vídeňským vápnem. Aby vápno nestříkalo z kartáčku, položíme si předmět na kousek prkénka. Ze si přitom odmaštíme i prsty, je niklování jen k prospěchu. Proprání ve vodě zbabíme předmět zbytku vápna a ponoríme jej do lázně. Podle množství a velikosti předmětů nařídíme proud a za 10 minut máme svůj výrobek krásně poniklovaný. Niklované předměty nesmí se v lázni vzájemně dotýkat. Značný vývoj bublinek na katodě (lázeň šumí jako sodová voda) značí velkou proudovou hustotu a musíme ji ihned zmenšit, nebo by povrch katody zčernal! Nepatrného množství těchto bublinek, které se při niklování tvoří vždy (elektrolytická disociace), zbabíme se mírným poklepem; zůstávají by tmavé tečky na lesklém povrchu. Někdy se stane, že do katody nebo anody nejde proud. Kapka lázně v místě zavěšení to ihned napraví. Poniklovaný předmět vyleštíme flanelou s trohou suchého vídeňského vápna. Cena zařízení pohybuje se okolo 20 Kč, podle zásob našeho „musea“. Ušetříme si ale hodně zlosti nad opálenými plody své dovednosti přílišným proudem profesionálních nikloven, náhodou právě málo zatížených jinými předměty. Nejlépe se niklují měď, mosaz a podobné kovy; železo je nutno před niklováním pomědit (nikl špatně drží). A na konec: čím menším napětím niklujem (0.5 V), tím dokonaleji a pevněji lpějící vrstvička niklu se utvoří.

# Cívkové soupravy

Popisované cívky vypracovala naše dilna jako prostou a účelnou úpravu pro amatéra. Živnostenské využití návrhu pro trh radioamatérských součástí je vitézno.


V dřívějších dobách omezovala se otázka cívek na počet závitů, průměr drátu a způsob vinutí. Později, když přešla obliba „bezeztrátových“ vinutí, bylo třeba udat průměr pertinaxové trubice, na niž se vinulo. V oněch dobách málo výkonných lamp a přijimačů s nedostatkem zesílení mluvilo se o cívkách jako o duši přijimače a pro nový typ přijimače bylo třeba nejen nového exotického jména, nýbrž i původní a neméně exotické úpravy této duše.

Dnešní doba problém cívek rozšířila, ale dosáhla i jeho vyjasnění. Všimněme si hlavních podmínek, jež řídí práci konstruktérov. Standardním požadavkem jsou tři rozsahy, jež má každý přijimač. Místo výmenných cívek známe dnes cívkové soupravy, složené ze tří dílčích indukčností, dolaďovacích kondensátorů a přepinače v těsném spojení. Tuto úpravu, jež bude patrně delší dobu normálním provedením, vynutily si krátké vlny, jež potřebují krátké spoje a malou škodlivou kapacitu. Elektronky o velikém zesílení a přijimače s mnoha vysokofrekvenčními stupni nutí umisťovat tyto cívkové soupravy (neříkejme jim agregáty) do stínících krytů. Požadavek velké selektivnosti vede k nezbytnosti dobrého sladění a odtud k dolaďovacím kondensátorům u každé cívky. Konečně je třeba šetřiti místem a cívky dělat malé.

Splniti poslední požadavek nebylo vždy snadné; dokud nebylo železových cívek, značily malé cívky i malý činitel jakosti a nutnost zvětšiti počet laděných stupňů, tedy v jiné podobě původní obtíže. Dnes můžeme při dobré jakosti sestoupiti s rozdíly právě asi na místo, jež zabírá příslušná elektronka a dalšího změšení snad nebude ani třeba.

Cívky bývaly zpravidla dříve též výlučně amatérským artiklem: vyráběl si je se zálibou a péčí každý sám. Zavedení cívek železových vyžadovalo však odlišného způsobu práce, takže si mnozí netroufali spolehnouti se na vlastní síly. Zejména činilo potíže zacházení s jemnými dráty a vysokofrekvenčním kablíkem. Ukázalo se však, že jsou to nesnáze překonatelné a že je možno dobré amatérské cívky vyrobit v amatérově dílně. V další části tohoto článku pojednáme o konstrukci cívkových souprav pro třílampovku a superhet. Uvedené věci hodí se i pro dvoulampovku; víme však, že se tu mnozí z dob-

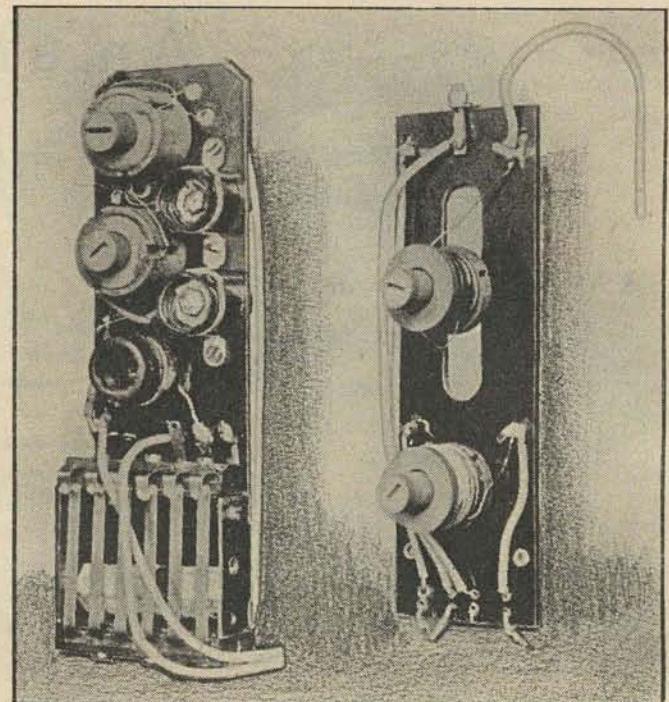Obr. 1. a 2. Provedení cívek a jejich zapojení. Vlevo cívka se třemi rozsahy pro přijimače s přímým zesílením a ladící stupně superhetu; vpravo mezifrekvenční transformátor s měnitelnou vazbou cívek. Pro úsporu místa jsou dolaďovací kondensátory mezi jádry. Užívá-li se cívkové soupravy jako oscilátoru, zapojí se na konec d dvojice seriových dolaďov. kondensátorů.




vln rozsahu zdánlivě výkonnější a méně selektivní než jinak.

Totéž zapojení hodí se i pro oscilátory, při němž může být buď a—d s ladícím kondensátorem v mřížkovém obvodu elektronky a zpětnovazební vinutí e—f je v obvodu anodovém, nebo naopak. Výhodou opačného zapojení je patrně to, že na krátkých vlnách dosáhne se snáze trvalé rovnoměrné funkce oscilátoru s menším počtem zpětnovazebních závitů. Vývody b, c, d zapojí se pak na seriové kondensátory k odpovídajícím vývodům b', c', d'.

Úpravu cívek s potřebným příslušenstvím vidíme na titulní fotografii a v levé části obrázku 2. Nese je pertinaxová deštička síly 2–3 mm o šíři 45 mm. Pokud možno blízko její osy, aby byly menší ztráty v krytech, jsou dvě železová jádra pro rozsah střední a dlouhý, v mezerách jsou vzdušné dolaďovače, nejnáze je pertinaxová trubka Ø 15 mm s krátkovlnnou cívkou a dole je celá deštička přišroubována k přepinači. Způsob, jímž se tato souprava spojí s kostrou, je vidět z bočného pohledu a vysvětlí jej také fotografie kostry zmíněného superhetu. V plechu vyřízne se jazyk, ohne se vzhůru a dvěma šrouby přišroubuje se deštička i s přepinačem.

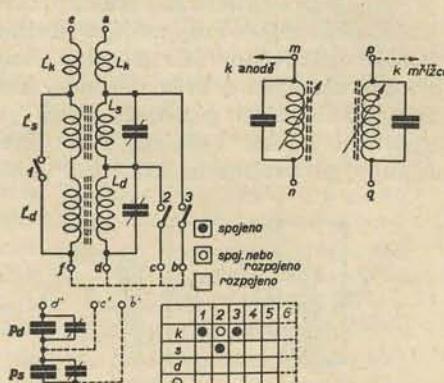Stručně doložíme, že se tato úprava shoduje se zásadami, o nichž jsme mluvili na počátku. Všechny „živé body“, zejména u cívek, dolaďovacích kondensátorů a přepinače, jsou krytem dobře stíněny. Spoje jsou krátké a nemusí být stíněny, takže zejména krátké vlny mají nezvykle veliký rozsah (20–6 MHz). Slaďovací orgány jsou úplně a snadno přístupné z boku s jedné strany.



rých důvodů zříkají stínění a dolaďovacích kondensátorů a naopak zavádějí proměnnou antenní vazbu, takže se cívky pro tento nejprostší přístroj podstatně liší od cívek, jež chceme popsat. Použili jsme jich sami v superhetu, popsaném v tomto čísle, a jejich účelnost se tam potvrdila.

Zapojení cívek obvodů ladících, t. j. vstupních a oscilátorového, je v levé části obrázku 2. Užije-li se ho pro cívek antenní, je vývod e spojen s antenou, f spojen se zemí, a s mřížkou a statorem ladícího kondensátoru, b, c, d spojeny se zemí. Táž cívka na detekčním stupni třílampovky se dvěma obvody měla by patrně zapojenu jen část ladící, a to vazbou s tlumivkou a kondensátorem; vinutí e—f zůstalo by pro zpětnou vazbu. Užívá se ovšem i vazby induktivní tak, že stejné vinutí je i v anodovém obvodu předchozí elektronky; tento způsob však předně nevyužívá zesílení používaných vysokofrekvenčních pentod, za druhé představuje vazební prvek s velkou zálibou ve vyšších frekvencích, takže přístroj je u kratších

Způsob, jímž se k danému rozsahu a kapacitě vypočte potřebná indukčnost a počet závitů, uvedli jsme ve článku Vysokofrekvenční cívky v předešlém čísle. Zopakujme pro úplnost práci s vysokofrekvenčním kablíkem a s vinutím. Pro střední vlny a mezifrekvenční transformátory 465 kHz užíváme kablíku, spleteného z 20–30 smaltovaných měděných drátků sily 0.05 mm. Očistování provádí se nejlépe tak, že isolaci opálíme v lihovém plameni a okysličenou měď redukujeme ponovením za žhava do denaturovaného lihu. Líh máme v malé nádobce (napřstku); po čase nabudeme zručnosti a můžeme pak konečky kablíků stavit v měděnou kuličku, krásně (po redukcii) kovově čistou. Tohoto kablíku užíváme ovšem jen pro vinutí laděné; vazební vinutí a všechna vinutí pro dlouhé vlny provádějí se z drátu 0.15 mm isolovaného dvakrát hedvábím.

U železových cívek nesmíme zapomínat toho, že vinutí jediného jádra jsou si velmi blízká a že mohou mít vzájemnou vazbu nejen společným magnetickým polem, kterou chceme mít a umíme ovládat, nýbrž i elektrostatickou, která může pravou rušit nebo podporovat nežádaným způsobem.

bem. Abychom elektrostatickou vazbu omezili, postupujeme takto: Do samostatné krajní příhrádky kostry vinutí uložíme veškerá vinutí pomocná (antenní, zpětnovazební atd.). V sousední příhrádce začneme vinouti ladící vinutí. Vývodů užijeme tak, že ty, s nimiž jsme začali vinutí, spojujeme se zemí (jsou blízko železa, mají větší kapacitu), druhé jsou pak spojeny s mřížkou lampy atd. Pozor však na vinutí pro zpětnou vazbu: je-li navinuto ve stejném smyslu jako ladící, je pak třeba pro správnou činnost vazby spojiti skutečný jeho začátek s anodou lampy (nebo s mřížkou, je-li laděný obvod v anodovém obvodu elektronky u oscilátoru).

Mezifrekvenční transformátor, který ve všech znázorněných najdeme v sousedství cívek právě popsaných, není tak složitý. Železové cívky dovolují sladování a proto je možno použít pevných kondensátorů slídových. Z obrázků uhádnete, že jde o transformátor s nastaviteľnou vazbou. Horní cívka, jež patří sekundáru (**p**, **q**) dá se přiblížit nebo vzdálit od cívky dolní. Pro obvod bez významného tlumení (na př. mezi dvěma zesilujícími elektronkami, zpravidla první MF transformátor) je


vzdálenost pro dostatečnou selektivnost rovná asi 6.5 cm mezi osami cívek. U diody můžeme cívky přiblížit asi na 5 cm.

Kondensátory jsou slídové v káli-tových pouzdrech; upevnili jsme je provlečením plechových přírodních proužků otvory v nosné deštičce. Na ně jsme připájeli konce vinutí, jež jsou u čívek posuvné náležitě dlouhé. Upevnění deštiček na kostru je podobné předešlému způsobu, deštička sama přesahuje až pod kostru a vý-vody jsou provedeny z drátů sily 0.8 milimetru, skobovitě zavlečených do dvojic otvůrků v přesahující části deštičky. Tyto dráty vedou od konců vinutí a od uzemňovacího šroubku na horní straně deštičky, jímž se připevňuje kryt. Vývod k mřížce následující elektronky děje se otvorem v krytu transformátoru přímo, příslušný vývod dolů ovšem odpadá.

Kryty jsou stejné pro cívky i MF transformátory; spájíme je z měděného nebo mosazného plechu síly 0.5 mm podle rozměrů v obr. 4. Užíváme k tomu nejlépe dřevěného „kopypa“ vhodných rozměrů. Slabší plech je nebezpečný tím, že ve stěsnaném přijimači působí drnčení. Po spájení se kryty obrouší, uhladí a natrou zaponem nebo se poniklují.

Zmínili jsme se už o tom, že jsme tyto cívky vyzkoušeli na amatérském superhetu, popsaném v tomto čísle. Přesvědčili jsme se, že práce s jejich zhotovením se vyplatí: spojování je přehledné, sladování rychlé a dokonalé, montáž poměrně snadná a nás superhet s nimi pracuje výborně. Použili jsme železových jader a přepináče Palaba, dolaďovacích kondensátorů Philips.

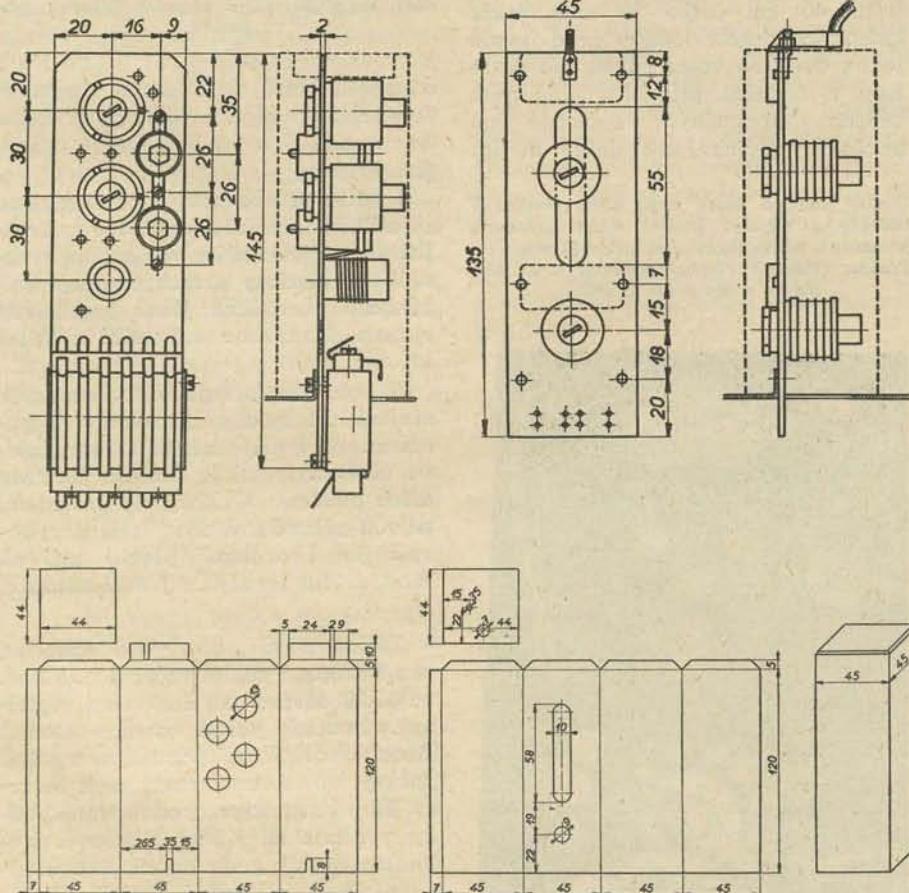O sladování přijimačů s přímým zesílením čtěte v 1. č. t. roč. Radioamatéra.




Nahoře obr. 3. Sestavení a hlavní rozměry cívky ladící a mezifrekvenčního transformátoru. — Dole obr. 4. Síť krytu z měděného plechu s otvory pro dodávací klíče. Vpravo dřevěná forma krytu.

- Tíseň na rozhlasových vlnách, která kazí interferencí poslech velkého počtu vysílačů, bude po káhyrských poradách Mezinárodní rozhlasové unie řešena patrně rozšířením pásmá dlouhých vln s 1875 m (160 kilohertzů) na 2000 m (150 kHz) a pásmá vln středních s 200 m (1500 kilohertzů) na 185 m (1625 kHz). Tímto způsobem získá se místo na 17 nových stanic, z nichž stanice pod 200 m hodí se ovšem spíše místním účelům. Konstruktérům přijimačů vynese tato úprava patrně úkol podstatně rozšířit rozsah středních vln, což není problém nijak jednoduchý.
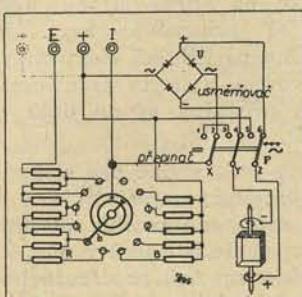
# Universální voltampérmetr

V 2. čísle t. roč. RA byl popsán amatérský měřicí přístroj pro stejnosměrný proud. Tento přístroj je možno doplnit pro měření střídavého proudu. Použili jsme tentokrát hotového miliampérmetru, který je vestavěn do vhodné skřínky. Tím se práce značně ulehčí a mimo to lze celkové rozměry přístroje podstatně zmenšit.

Přístroj se v podstatě liší od minule popisovaného jen usměrňovačem a přepinačem (viz schema). Ne však každý usměrňovač je pro měření



Zapojení kombinovaného voltampérmetru s kovovým usměrňovačem.

účely vhodný. Jde především o jeho elektrickou stálost. Tím je méněna vlastnost, že přivádime-li na svorky usměrňovače určité stálé napětí střídavé, je usměrňená hodnota vždy stejná. Jenom tehdy je možné přístroj spolehlivě ocejchovat. Nepřesnosti je dosaženo jednak důkladným mechanickým provedením, jednak volbou vhodného materiálu. Ponevadž vlastní spotřeba proudu pro celou výchylku je malá (což je ovšem podmínka pro radiotechnická měření), je i zatížení usměrňovače nepatrné. Jeho rozměry mohou být malé, zabere tedy málo místa.

Pro svůj účel volíme selénový usměrňovač oboucestný v Graetzově zapojení. Tím se citlivost přístroje při měření střídavého proudu ještě zvětší. Na usměrňovači nelze šetřit. Méněcenné články mají velký tepelný součinitel, takže zahřátím se hodnoty velmi mění. Dále mívají poměrně velkou kapacitu, která se uplatňuje nepříznivě i při měření technických frekvencí.


Normální články (max. 50 mA) mají průměr asi 18 mm, výšku 22 mm (cena asi 65 Kč). Články s malou kapacitou mají výšku 25 mm, cena asi 75 Kč. Těchto článků lze použít pro frekvenci do 10 kc, takže takového přístroje lze upotřebit pro měření na zesilovačích. Největší napětí na článku je 10 voltů. Přepinač musí

být proto zhotoven tak, aby se nejdříve odpojil střídavý proud a pak teprve zařízení na stejnosměrné straně, t. j. cívka měřicího přístroje. Článek má pět vývodů. Dva z nich jsou spojeny a tvoří záporný pól (–), další je kladný (+); zbývající jsou označeny vlnovkou (~) a připojí se na střídavý proud.

Přepinač musí být solidní konstrukce, jinak se při měření ukáží nesrovnanosti — zejména při měření proudu. Celkem je namontován na pertinaxovou desku a zasazen do krabičky s víkem, do jehož příhrádky lze vložit potřebné dráty (viz foto).

Cechování přístroje lze provést srovnáváním s jiným přesným voltmetrem. Pro nižší rozsah zpravidla nemůže si amatér vypůjčit vhodný přesný přístroj, proto může cejchování upravit. Na žhavicí vinutí obyčejného síťového transformátoru připojí se napjatý kus holého odporového drátu, jehož délka je násobkem napětí žhavení. Je-li na př. po přiložení pomocného drátu napětí 4 volty, které spolehlivě naměříme i kapesním voltmetrem, volíme délku drátu 40 cm (nebo 80 cm), takže každý centimetr délky představuje jednu desetinu voltu (nebo půl desetiny v druhém případě). Vhodným běžcem, upevněným společně na prkénku, odpichujeme délky a tím

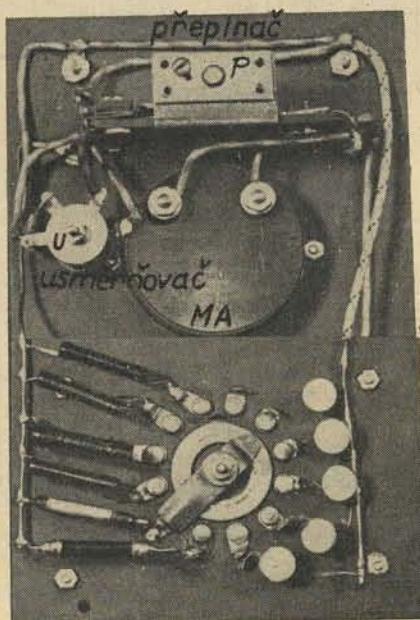uvnitř jsou na desce vedle obou přepinačů bočníky a odpory. Stačí-li menší přesnost, je možno užít obyčejných odporů pro přijímače. (Někteří výrobci dodávají je za příplatek s přesností až 2%).



Pohled na přístroj z předu. V této úpravě hodí se k provádění zkoušek běžných přijimačů.

i napětí, které si zaneseme do tabulek nebo do křivky. Měření střídavého proudu pomocí bočníků je ovšem jen hrubé.

Jestliže pro bočníky i odpory jsme použili bifilárního vinutí, lze nakreslit na měřicím přístroji jedinou stupnici pro všechny rozsahy a údaje pak násobit převodem. Jinak pro každý rozsah si musíme nakreslit zvláštní křivku.

Na obrázku při pohledu ze zadu je zřejmé, že bylo použito odporů používaných v přijímačích. Doporučujeme však navinouti je drátem, jak bylo dříve uvedeno. Odporu na porculánu nejsou přesné ani dost stálé a vyhovují jen pro méně přesná měření. Jsou ovšem levnější. Jos. Vosáhlo.

- Zajímá-li vás, co vysílá Amerika pro Evropu, vylaďte večer do 20. hod. na 17.78 MHz; uslyšíte velmi zřetelně německý pořad stanice Bound Brook W3XAL. V pondělí se vysírají zprávy, ve čtvrtek kromě nich listárna, již při zvucích reprodukované hudby vyřizuje sl. Käthe Friesová. Nebudeme snad podezíráni z neúředních zájmů, sdělíme-li, že její příjemný hlas zaslouží si plně uznání, jehož se mu dostává v četných dopisech posluchačů.

# Světem na krátkých vlnách

V Praze, 22. března 1938.

L. J. Norden:

Zajímavý pták kookaburra, jež obrazek vidíte vedle, ohlašuje posluchačům australských stanic začtek a konec vysílání. Jeho křik podobá se chechtotu a 6. března, při čtvrtém interkontinentálním přenosu z Austrálie, slyšeli jej i ti, jejichž přijímače dosáhnu jen k nejbližší stanici.



Máme všechni radost, že jaro jest zase tady a dálkový příjem, toužebná DX, skutečně mnohem lepší, již téměř dobrá. Ve dnech 19. a 20. března uspořádala American Radio Relay League mezinárodní telefonické amatérské závody. Poslouchali jsme pilně jak na 20, tak i na 10 metrech. Příjem krásný, pásmo přeplňena. Na 20 metrech bylo slyšet výborně všechny W, kromě W6, 7, jak pozdě večer, tak ráno. Jižní Ameriku a Dálný východ jsme neslyšeli. Pásma 10 metrů bylo skutečným překvapením. USA bylo slyšet krásně na amplion celé odpoledne až do 20.00 hodin. Československo bylo úspěšně zastoupeno na 10 metrech, ač pouze snad jediným amatérem, OK1FF. Podle toho, jak často slyšeli jsme z amplionu „Halo Czechoslovakia OK1Florida Florida“ soudíme, že jistě úspěšně navázal řadu relací s USA. Jeho nejlepší DX, a naše také, byl asi W6NL S z Kalifornie, v sobotu od 19.00 do 20.00, a v neděli až ve 20.50, vždy dobré na amplionu. Mimo něho slyšeli jsme ještě W60JK, který se hlásil „This is Arizona calling“. Ostatní díly světa mimo Evropu jsme při největší pozornosti neslyšeli. Pásma 10 metrů vůbec silně obživlo. Z OK amatérů slyšeli jsme jen 19. II. 15.00 OK1FF, OK1VU, OK1XA, OK1PX, nejlepší byl tenkráté XA, nejslabší VU.

Ing. N., Praha, hlásil nám, že 6. III. od 7.00 do 9.00 ráno slyšel na 20 metrech asi 7 australských amatérů na telefonu. Od té doby poslouchali jsme vícekrát časně ráno, ale žádné VK amatéry jsme neslyšeli. 10metrové pásmo v tu dobu jest mrtvé. Nebyl to snad omyl? Slyšel snad ještě někdo jiný VK amatéry tentýž den?

Gen. Franco má novou, skvělou stanici na 14440 kHz, hlásící se „Radio Malaga“, která pracuje denně asi od 23.00. Střídá propagaci s hudbou a jest výborně slyšet.

francouzsky a udává svou značku TGWA. 20. III. v neděli byla velmi dobrá na reproduktor v 21.45 SEČ, najdete ji mezi GSF a DJB.

Rozhlasové stanice v USA jsou nyní výborné. W2XE na 14 m od 13.00, W3XAL na 16 m od 15.00, k večeru na 19 m W8XK, W2XE, W2XAD, později W2XAF na 31 m, a v noci na 49 m W8XK, W3XAL. Zvláště W2XAD večer jest výtečná. Podle USA referátu vysílá General Electric Co. od 4. III. novým vysílačem s výkonem 120 kW. Mimo to má přiděleny dvě nové vlny. Slyšeli jsme ji na 21.500 kHz od 14.00, (velmi slabá, asi následkem zaměření směrové antény na Jižní Ameriku), a na vlně 9550 kHz (skvělá) od 1.30 do 5.00. Hlásí vždy značkou W2XA D.

Obdrželi jsme zprávy o poslechu stanic od našich čtenářů: p. P. M., Želiezovce, při největší píli nevypladil žádné amatéry VK nebo W6, poslouchá dobré Radio Martinique, VK2ME, Radio Malaga. — Pan F. S., Praha, skoro denně poslouchá mezi 3.00 a 5.00 ráno. Slyšel výborně kanadskou stanici VE9BH na 49 m v 5.00, obě nové vlny W2XAD, a dvě neznámé stanice s orientální hudbou na 31 metrech, na 9590 a 9545 kHz asi od 3.00 do 4.30 ráno. Soudíme, že jde o africké stanice ZRH a ZRK, Johannesburg, ale nemohli jsme to dosud ověřit. Velmi podrobné referáty máme od RP1044 (M. B., Kojetice), z nichž tentokrát vybíráme jen vzácnější DX: XEWW v 2.30, HC2RL, Ecuador na 6640 kHz v 5.30, TGWA na 9685 kHz v 5.45, OAX4A Lima Peru v 5.45, CB1170, CB1190 v 00.30, dne 6. III. ve 3.00 sedm stanic z Kuby. Všem díky a mnoho DX.

Dokonalejší stinítka katodových trubic.

Marconiho společnost v Londýně zjistila, že drcením fluoreskujících hmot, zejména willemitu, poškodí se krystalová struktura a fluorescence je slabší. Proto jemný prášek nerostu ponoří do jistého zásaditého roztoku, jenž buď poškozené krystalové plochy rozpustí a nahradí je novými, nebo vůbec rozpustí část prášku a z roztoku vyloučí nové jemné krystalky.

• Francouzskému rozhlasu přibylo v listopadu minulého roku 45.520 posluchačů, takže měl koncem roku 4.089.404 účastníků.

• Akci podobnou našemu Milionu účastníků rozhlasu pořádá Polsko na uvítanou devítistématisímu posluchači. Dostane prý zlaté hodinky a jeho sousedi budou rovněž obdarováni.

• Americký odborný tisk uvádí, že obrat v radiové odvětví vzrostl loni v USA o 19%, obrat obou největších rozhlasových společností o 16.2% na 69 milionů dolarů.

## Co zajímá naše čtenáře

## Zlepšení dvoulampovky

I docela prostý moderní přijímač musí mít alespoň oba vlnové rozsahy 200—600 m a 700—2000 m, musí mít věrnou reprodukci, nesmí hučet a musí hrát poměrně silně. Při obnově takového přístroje je třeba neztrájet vědomí, že se nehodí záplata příliš nová na kabát příliš starý a nebude me proto kupovati za 400 Kč nové lampy, abychom jimi zdokonalili přístroj dávno doživší. Často je však možné přístupnými prostředky zdokonalit starší dvoulampovku nebo třílampovku velmi podstatně. V dalším uvedeme k tomuto námětu několik možností.

1. a) Odládovač potlačuje kromě místního vysílače příliš rozlehle pásmo okolní. Pomoc: přijímač připojíme na odbočku cívky odládovače (asi  $\frac{1}{2}$ ). Čím méně závitů této cívky bude mezi antenou a přijímačem, tím menší bude účinek odládovací, selektivita jeho zůstane však zachována. Náklad = 0.

1. b) Odlaďovač je neúčinný a příliš zeslabuje. Příčina: tvorí jej patrně kondensátor a cívka špatné jakosti pro tento účel (kondensátor s pertinaxovým dielektrikem a cívka z drátu tenčího než 0.4 mm). Nejúčelnější je ladící kondensátor vzduchový a cívka železová. Náklad asi Kč 20.—.

2. Přijimač nemá rozsah pro dlouhé vlny. Užijeme-li vhodné dvourozsaňové cívky, stačí přepínání jedním spinačem. Jestliže při tom bude třeba řídit selektivnost, zapojíme mezi antenu a odládovač vzduchový nebo trolitulový otočný kondensátor 500 cm. Velmi dobře se uplatní při změně anteny, nebo při přechodu denního a večerního poslechu.

3. Zpětná vazba špatně nasazuje. Příčina: Mezi anodou detekční elektronky a zemí je zapojena příliš veliká nežádána kapacita (na př. kap. stíněného vodiče, vinutí transformátoru a pod.). Pomoc: mezi anodu a nízkofrekvenční část zapojíme VF tlumivku, nebo místo ní odpor asi  $2000-5000 \Omega/05$  wattu. Abychom zabránili přechodu vysokofrekvenčních napětí do další části přístroje, je možné bez ohrožení zpětné vazby za tímto odporem zapojiti kondensátor  $100 \div 1000$  centimetrů. Náklad Kč 3.— až 6.—.

4. Přijmač má nepříjemně ostrý tón, při větším zesílení jeví sklon k vytí a houkání. Příčina: koncová pentoda zesilující příliš vysoké tóny; nestíněný přívod k reproduktoru.

jdoucí blízko antény nebo mřížky detekční elektronky. Pomoc: svorky reproduktoru přemostíme pevným kondensátorem 1000—5000 cm. Má-li přístroj hlas nepříjemně hluboký a zbavený svrchních tónů, pokusíme se naopak tento kondensátor zmenšit. Stejný účinek má u přijímačů s vysokofrekvenční pentodou na detekci kondensátor podle předešlého odstavce. — Náklad Kč 3.—.

5. Přijímač hučí a přitom hraje poměrně slabě. — Příčina je v nedostatečném filtrování anodového proudu pomocí odporu. Nahradíme jej síťovou tlumivkou v ceně asi 15 až 25 Kč.

6. Další příčinou hučení jsou příliš malé filtrační blokové kondensátory. Místo nich užijeme elektrolytických, jejichž tvar  $8 \mu\text{F}$  stojí 18 Kč,  $16 \mu\text{F}$  24 Kč.


6.a) Příčinou hučení a vadné reprodukce hlubokých tónů může být i nevhodný způsob získávání mřížkového předpětí pro koncovou elektronku, pomocí odporu a kondenzátoru, přes něž je střed žhavení spojen se zemí. Není-li kondenzátor alespoň  $10 \mu\text{F}$  (suchý elektrolytický, + na středu žhavení), jsou hluboké tóny zeslabeny. Menším nákladem dosáhneme zlepšení podle způsobu naznačeného ve schematu. Předpětí vzniká úbytkem na spádu, jejž vytváří celý anodový proud přístroje na odporu  $1200 \Omega$  (podle druhu koncové elektronky a celkového anodového proudu různý, 800—2000 ohmů). Odpor  $0.2 \text{ M}\Omega$  s kondenzátorem  $1 \mu\text{F}$  stačí k dobré filtraci.

7. Jednocestné usměrnění anodo-vého proudu. Dřív se ho pro úspornost často užívalo, dnes je nevýhodné a je účelné užít dvoucestného usměrnění podle označení. Pojistka v záporné věti chrání transformátor a usměřovací elektronku před následky zkratu kondensátoru atd. Stačí malá žárovka s proudem 0,08 A, 4 V.

8. Nahradíte-li koncovou triodu pentodou 3 W, připojte její stínící mřížku podle tohoto způsobu. Větší koncové pentody, zejména moderní devítiwattové, dovolují připojit tuto mřížku přímo na plné anodové napětí.

9. Osvětlovací lampu stupnice svého přístroje nikdy nepřipojujte na 4 V žhavení usměrňovací elektronky, nýbrž vždy na žhavení lamp přijímacích. Důvod je v tom, že v onom případě má vedení osvětl. žárovky proti zemi plné anodové napětí, kdežto v druhém je středem žhavení uzemněno a není třeba činit zvláštní opatření isolaciční ani bezpečnostní.

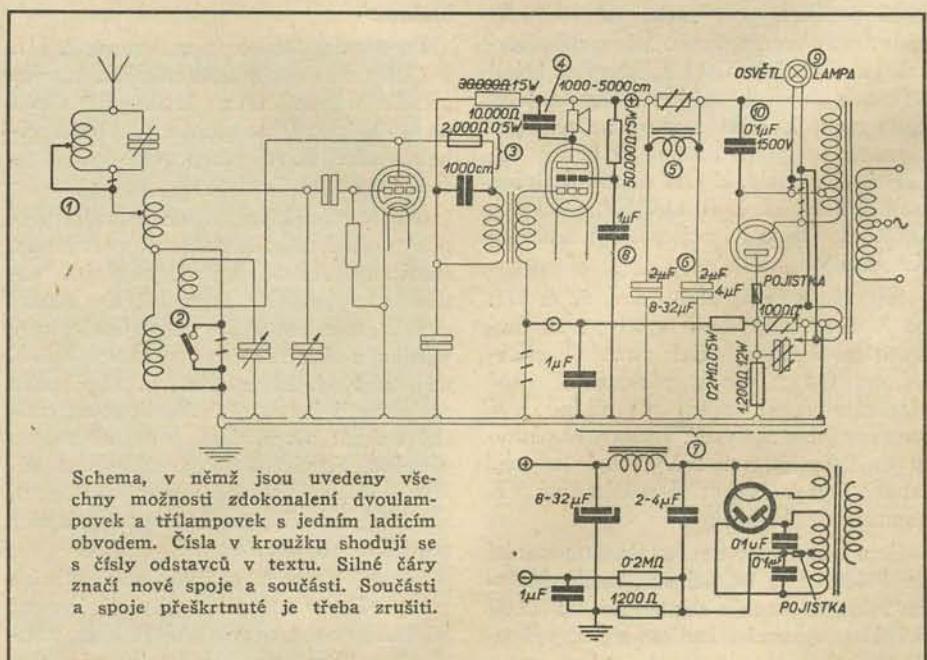10. . Bručení při nasazení zpětné vazby a zejména na krátkých vlnách nebo okolo 250 m působí pravidelně resonance sekundáru transformátoru, rozkmitávaného ostrým průběhem usměrňovaného proudu. Pomůžeme si přemostěním sekundárního vinutí kondensátorem  $50.000 \text{ cm} \div 0.1 \mu\text{F}$ , zkoušeného 1500 V, neboť je namáhan asi 1.5 násobkem anodového napětí. — Kdybychom tímto kondensátorem přemostili anodu a vláknko usměrňovací elektronky, byl by namáhan ještě dvakráte více (dvojnásobnou maximální hodnotou napětí na sek. transformátoru) a musili bychom pro běžné přijimače použít kondensátorů se zkušebním napětím aspoň 2000 V.



## Jak změříme porušený odpor

Často se stává, že během času není již znát anebo u některých továrních přístrojů zámyslně chybí označení hodnoty odporu. Jak je změřiti, jsou-li přepáleny a přístroj následkem toho nehraje? Zkušený amatér sice může odhadnouti o jak velký odpor běží, podívá-li se, kde je zapojen. Ale i zkušený se může dopustiti hrubé chyby a proto popíši, jak takový odpor změříme.

Než takový přepálený odpor zbavíme vrchní izolační trubičky (špagety), podíváme se, zdali je špaga popálena na okraji nebo uprostřed. Je-li odpor přepálen na kraji, uděláme ze silnějšího holého drátu smyčku a přesně uprostřed odporu smyčku dobře utáhneme (zkroucením konců drátů kleštěmi), aby se smyčka po odporu neposouvala a dolehla těsně na odporovou vrstvu. Nyní změříme voltmetrem napětí kapesní baterie a miliampérmetrem změříme proud, protékající polovinou (třetinou, čtvrtinou atd., podle toho, kde je odpor poškozen) odporu. Podle známého vzorce  $R = E/I$  snadno vypočteme velikost odporu. V našem případě bude však platiti tento vzorec, jestliže proud dosadíme v ampérech, t. j.  $R = 1000 E/I$ . Výsledek pak násobíme dvěmi, třemi, čtyřmi, podle změření části odporu.

Na př. měříme čtvrtinu odporu. Napětí baterie je 4 V, proud, procházející čtvrtinou odporu je 0.5 mA.

Bude tedy odpor v ohmech

$$R/4 = 1000 E/I = 4000/0.5 = 8000$$

a celý odpor je tedy 32.000 ohmů. Uvážíme-li, že jsme neměli přesně v jedné čtvrtině drát, nebo jsme dosti přesně nezměřili napětí nebo intenzitu, pak můžeme říci, že jde o odpor 30.000  $\Omega$ , což je 0.03 M $\Omega$ .

Oldřich Stránský.


## AM2 jako indikátor antenního proudu

Jako indikátoru antenního vysokofrekvenčního proudu u amatérských vysílačních stanic užívá se různých zařízení. Nejznámější a nejužívanější je t. zv. absorpcní kroužek. Je to nejlevnější indikátor, jaký si vůbec můžeme představiti, a škoda jen, že pro svoje nepřijemné vlastnosti (značná spotřeba a při tom jen velmi nejasné udávání poměru v anteně) se nehodí k vážnější práci.

Při přesném pozorování vysokofrekvenčního proudu je proto nutno pracovati výhradně s měřicími přístroji. Jsou to soupravy tepelné, nebo magnetoelektrické, doplněné thermočlánkem nebo jiným vhodným usměrňovačem (na př. kuproxem, elektronou

atd.). Jest samozřejmě, že i tyto způsoby měření mají svoje slabé stránky. Až na vysoký pořizovací náklad lze je ale skoro úplně odstranit. Proto podávám jiné řešení, které je levnější a při tom v praxi vyhovuje. Využívá k ukazování indikátoru AM2.

Obrázek znázorňuje zapojení. Neladěný obvod je zapojen na mřížku triody přes detekční kondensátor C, velikosti asi 300 pF. R<sub>1</sub> je svodový odpor. Jeho velikost je nutno vyzkoušet, jelikož závisí na užité indukčnosti neladěného obvodu a její vzdálenosti od zkoumaného okruhu. Je výhodné jej voliti proměnlivý (zvláště tehdy, nechceme-li měnit vazbu se zkoumaným okruhem), jelikož v této úpravě umožnuje řízení citlivosti in-

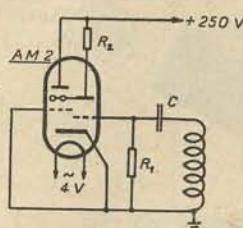

Zapojení indikátorové elektronky AM2 jako ukazatele antenního proudu pro amatérský vysílač.

dikátoru. To je důležité, vysílá-li se různou energií. Detekčního komplexu je použito proto, že indikátor AM2 je napájen střídavým proudem. V anodě triody je zapojen odpor R<sub>2</sub> velikosti 1 M $\Omega$ . Obrázek ukazuje, že mřížky návěstního systému není využito k řízení. Proto je zapojena na katodu.

Jak takový indikátor pracuje, vysvítá z této úvahy. Usměrněné vysokofrekvenční napětí nabíjí mřížku triodového systému příslušným nábojem, čímž mění se anodový proud triody, jakož i úbytek napětí na odporu R<sub>2</sub> a zároveň i napětí na anodě triody, resp. na odchylovacích elektrodách. Tyto změny mají za následek různou velikost světelného úhlu na terci indikátoru. Rozevření tohoto úhlu je pak směrodatné pro usuzování na velikost proudu, procházejícího antenou.

Nyní jistě není pochyby, že k popsanému účelu se hodí indikátor znamenitě, zvláště proto, že pro amatérské vysílače má mnohdy větší důležitost znáti změnu vysokofrekvenčního proudu v anteně, než jeho absolutní velikosti.

Ing. K-k.

## Účast amatérů vysílačů při Zimní automobilové soutěži

Českoslovenští amatéři vysílači uspořádali se svolením ministerstva pošt a telegrafů zajímavý pokus: šlo o hlášení průběhu Zimní automobilové soutěže, kterou pořádal dne 27. února t. r. Autoklub RČS. Start byl v Pardubicích, odkud se jelo přes

Německý Brod, Vlašim, Křelovice a Libeř u Jílového do Prahy, kde byl cíl. Na startu a v místech průjezdů kontrol na trati byly instalovány krátkovlnné vysílače a přijimače amatérů, kteří se pokusu zúčastnili. Jejich úkolem bylo podávat do ústředí v Praze zprávy o stavu a průjezdu závodních vozů kontrolou. V Autoklubu v Lützowově ulici byla centrála s vysílačem OK1RY (A. Ryska); zde byly všechny zprávy zachycovány a odtud se vysíaly pokyny pro jednotlivé kontroly. Aby bylo možno přijímati současně zprávy z více stanic, pracovalo v ústředí několik krátkovlnných superhetů. Pracovalo se na amatérském pásmu 80 m s energií centrální stanice 30 wattů na anodě posledního stupně, u průjezdových stanic 18 wattů. Provoz všech stanic byl fonický. Na startu v Pardubicích byla instalována vysílační stanice OK1DR dra Holdy, která první zahájila provoz po 7. hod. ránní a hlásila do ústředí start jednotlivých vozů. Další stanice zahajovaly svůj provoz v pořadí, v jakém závodící vozy projíždely. Byly to stanice: 1KBX v Klášterech u Golčova Jeníkova, 1RXX v Kovářově, 1PW v Německém Brodě, 1HOX v Seči, 1MLX ve Vlašimi, 1AZX v Křelovicích a konečně 1TVX v Libři u Jílového. Potřebné napětí bylo odebíráno u všech stanic z elektrické sítě, mimo stanici 1RX v Kovářově, která měla provoz bateriový. Operatéři jednotlivých stanic směli po dobu závodu pracovati jen s ústředím v Praze a musili mít přijimače stále nalaďeny na frekvenci pražského vysílače, aby mohli ihned odpověděti na dotaz.

Naše stanice 1TVX byla dopravena autem v 10 hod. na poslední průjezdovou kontrolu č. 9 v Libři u Jílového. Ústředí jsme se měli hlásit v 11.30, takže zbývalo na instalaci půl druhé hodiny. Po 11. hodině ji dokončujeme a zapínáme přijimač. Poslouchali jsme na třílampový síťový SW3AC, jako vysílače jsme použili oscilátoru TRITET s lampou 59 a dvoustupňovým modulátorem pro telefonii.

První stanici, kterou slyšíme, jest 1PW v Německém Brodě. Její telefonii přijímáme velmi hlasitě na reproduktor (rst 599). Za chvíli nato slyšíme kolegy 1KBX a 1RXX, sice poněkud slaběji, avšak stále s plnou srozumitelností. Prahu ještě neslyšíme a začínáme se obávat, že zde bude mítí přeslech. Obavy jsou, na šestnácti, zbytečné; v 11.25 zachycujeme rozhovor ústřední stanice se stanicí 1KBX v Klášterech u Golčova Jeníkova; slyšíme ji v síle rst 559; 1RYX končí a přepíná na příjem. Ihned zapínáme vysílač a voláme; pak přepí-

náme plní očekávání, zda Praha odpoví. Chvíli nic, žádná odpověď — ale už je tu 1RYX, odpovídá, že nás slyší velmi dobře (rst 569) a žádá o další zprávy. Protože naše kontroly zatím ještě není v činnosti a zpráv nemáme, hlásíme ústředí, že se opět ozveme po 12. hod. polední.

Před 12. hod. přijíždí komise přidělená kontrole č. 9 a ve 12.03 podáváme první zprávu, METEO-hlášení, a oznamujeme, že jsme připraveni. Ve 12.51 projíždí zahajovací vůz, po kterém pak ve 13.50 začíná vlastní práce průjezdni kontroly a čilá výměna zpráv mezi Prahou; všechny naše zprávy ústředí správně zachytily. V 15.48 projíždějí poslední vozy; pak čekáme již jen na uzavírací vůz, který projíždí v 16.37.

Podáváme o tom zprávu a hlásíme ukončení své činnosti a zrušení kontroly. Uzavíráme vysílač, skládáme a za půl hodiny jsme již připraveni na zpáteční cestu do Prahy s vědomím, že jsme splnili svůj úkol a tím přispěli k zdaru pokusu.

OK1PK, R. Archmann.

## Jak pracujeme


Úvodní článek posledního čísla Radioamatéra dal mnoha amatérům podnět k úvahám a diskusím. Nenávratně přyč jsou doby, kdy jsme si pracně vyráběli otočné kondensátory, nízkofrekvenční transformátory atd. Dnes dostaneme na trhu všechny potřebné více méně dokonalé součástky, vyrobené speciálně pro amatéry. Jsou to především celé sladěnéady cívek a dokonce bloky cívek a mezifrekvencí pro superhety — vše s vyrovnanými otočnými kondensátory, přepinači atd., s vývody k zapojení podle připojeného schématu. Mnoho opravdových amatérů si však tyto dokonalé součástky nekoupí ze dvou důvodů: sestavit takovu stavebnici, to není amatérství, to je jen mechanická skládačka se všemi stíny potlačeného individualismu. Druhý důvod pak jsou ceny takových součástek, jež jsou málokromu přístupné. Z úsporných důvodů jsme často nuteni použít materiálu již použitého, pokud ještě vyhovuje.

A tyto dva důvody udržují originalitu v amatérské práci. Ovšem, má to být originalita důmyslu a vtipu, nikoliv původnost nepraktická a za každou cenu, jaké jsme často svědky i v tovární výrobě. Je to originalita, jež zásluhou přišlo na svět mnoho vynálezů a praktických drobností, kterých se často ujme i živnostenská výroba. Rozumný amatér má tedy k „originálnosti“ poměr poněkud jiný, než se k tomuto slovu pravidelně váže. Snahu o ni uplatňuje především

v tom, cím nemusí šetřit, a to je zejména vlastní práce a důvtip. Proto také měly amatérské přijimače z dřívějších dob pečet zařízení důkladných, stavěných s láskou k věci a s porozuměním pro subtilní techniku tohoto oboru.

V otázce tvaru skříně se názory rozcházejí. Snad je nejlepší skříň podélná, pro práci amatéra je však mnohem pohodlnější velká a dosti široká skříň na výšku.

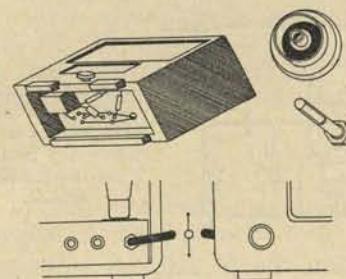V čelní její desce pokud možno jen dva knoflíky: hlavní ladící vždy po pravé straně, pomocný (zpětná vazba, regulace hlasitosti) vlevo. Knoflíků použijeme dosti velkých, ne parádních, na obvodu zdarsnělých, přesně soustředně a lehce se



Nahoře přístroj s odnímatelným dnem skříně pro snazší inspekci při poruchách. — Vpravo knoflík k nasazování s pérkem. — Dole vlnový přepinač upevněný na zadní straně kostry a řízení pákou zpředu.

otáčejících. Nenavlkájme dva na jednu osu (kombinovaná obsluha jedním knoflíkem); to se podaří s úspěchem továrním konstruktérům, málokdy však amatérovi; ostatně je možné pochybovat o účelnosti této úpravy, když přece stejně musíme každým knoflíkem otáčet zvlášť. Ostatní obsluha, pokud možno, omezena na vlnový přepinač, odláďovač a snad regulátor zabarvení reprodukce, je umístěna buď na boční stěně (má nevýhodu nepohodlného vynímání přístroje ze skříně) nebo na zadní straně chassis.

Nejvýhodnější stupnice pro amatéra je plochá stupnice s ručkovým ukazovatelem přímo na ose ladících kondenzátorů. Převod třetí nebo šnúrkový. Různé podélné a svislé stupnice jsou vždy zbytečně komplikované a choullostivé svými kladkami, strunami a pod. Dobrý třetí převod oceníme zvláště na krátkých vlnách. Knoftíky si upravíme pro nasazení bez stavěcího šroubku tím způsobem, že příslušné osy spilujeme na jedné straně na plocho a do knoflíku vložíme a vpájíme pérko. Je to výhodné při častějším vynímání aparátu ze skříně.

Praktické je také odnímatelné dno skřínky tak, že spodní montáž je přístupná bez vynětí kostry ze skříně. Přívody k reproduktoru vmontovanému ve skříně ponecháme raději

delší, abychom při zkoušení přístroje mimo skříň nemuseli vynímat také reproduktor. Kostru zhotovíme z hliníkového plechu, který se dá snadno obrábět. Jeho rozměry volíme raději větší, abychom měli místo pro možné rozšíření přijimače.

Pro amatéra zámožného je výhodné, pořídí-li si skříň nebo stůl, kde umístí přijimač, gramofon, buzák s telegrafním klíčem, zkoušecí přístroj pro elektronky, měřicí přístroje, usměrňovač pro různá napětí s transformátorem pro žhavení různých lamp, konečně příruční akumulátor atd. Návrhy takových skříní zde již byly. Výprava záleží ve finančních možnostech majetníka a v množství a druh různých přístrojů. Úprava vnější pak v amatérově smyslu pro účelnost a vkus. Josef Terbr.

## Soutěž na rozhlasovou hru pro školský rozhlas Sest cen v hodnotě Kč 20.000

Reditelství firmy Philips akc. spol. v Praze vypisuje veřejnou soutěž na rozhlasovou hru pro školský rozhlas všech stupňů škol národních i středních.

Hra se rozumí hra ve vlastním slova smyslu, pásmo, montáž, reportáž atd. v úpravě k vysílání rozhlasem. Forma přednášky nebo prostého dialogu není přípustná. Zásadně nechť se hra přimyká pojetí k výchovným, resp. výukovým cílům čsl. školství, vytčeným učebními osnovami. Autor nechť označí na rukopisu, pro který stupeň je hra určena.

Trvání hry při provedení rozhlasem nebude kratší než 20 minut a delší než 40 minut. Texty buděz psány čitelně, nejlépe strojem dvojmo.

Při posuzování textů přihládne se především k jejich hodnotám uměleckým a pedagogickým. Hry zcela původní s novými námitky mají přednost před hrami, jež zpracovávají cizí látku nebo motiv již zpracovaný. Při použití cizích námitků literárních nebo hudebních vložek jest přesně citovat pramen, z něhož ta která část textu byla převzata.

Autori československé státní příslušnosti, kteří se hodlají soutěže zúčastnit, zašlu své práce nejdpozději do 30. srpna 1938 na adresu ředitelství firmy Philips, akc. spol., Praha II., Karlovo nám. 8. Na vrchní obálku budíz napsáno: „Rozhlasová hra pro soutěž“, práce sama budíz opatřena heslem, jméno autora budíz vloženo do zálepěné obálky, nadepsané týmž heslem, kterým autor označí svůj rukopis.

Nejlepší práce budou odměněny cenami v celkové výši Kč 20.000.—, a to 2 práce za nejlepší uznané cenu po Kč 5000.—, 2 práce cenami po Kč 3000.— a 2 práce po Kč 2000.—. Neodměněné, pro vysílání vhodné texty budou postoupeny Sboru pro školský rozhlas při ministerstvu školství a národní osvěty k případnému použití, ostatní budou vráceny. Provozovací právo vůči rozhlasu zůstává autorům vyhrazeno.

V porotě, která do soutěže zasláné práce posoudí, zasedají:

Prof. Dominik Filip, dr. Jindřich Heller, šéf školského rozhlasu Radiojournalu, min. rada dr. Josef Keprta, místopředseda Sboru pro školský rozhlas pro min. škol, a národní osvětu, Ladislav Koubek, ředitel městské školy a redaktor časopisu Čsl. obce učitelské, Josef Kühnel, tajemník německého školského rozhlasu Radiojournalu, Vilém Práger, redaktor rozhlasového časopisu „Svět mluví“, Josef

Schmidt, okresní inspektor německých škol, vrchní odb. rada Josef Šimek, E. Vlasák, starosta Svazu čsl. učitelstva, dr. A. Wangler, profesor při zemské školní radě a něm. odborný učitel Josef Widtmann.

Výsledky soutěže budou uveřejněny dne 18. prosince 1938, t. j. v den třetího jubilea volby prezidenta republiky.

## Knihy redakci došlé

Schaltungsbuch für Sendemasten, vyd. Philips a. s. v Praze, 1938. Formát 200×280 mm, 100 listů, katalogováno. Cena Kč 18.—. Dodává jen vydavatel.

Kniha obsahuje sbírku zapojení, amatérských vysílačů výkonu 20–500 W s popisem a seznámením součástí. V první části je 10 zapojení s triodami, v druhé šest příkladů s pentodami. Jde všechno o stanice pro 80, 40 a 20 m; dílem jen pro telegrafii, dílem pro telegrafii i telefonii. Jsou upraveny tak, že je možné na vysílač malého výkonu navázat rozšíření s užitím též hlavních součástí. Je to kniha užitečná i poučná nejen pro amatéry vysílače, nýbrž i pro ty, kdo se tomuto oboru chystají věnovat.

## Obsahy časopisů

Zkratky: A — Rakousko, D — Německo, F — Francie, GB — Anglie, NL — Hollandsko, S — Švédsko, SU Sovětský svaz, USA — Spojené státy severoamerické.

## RADIOJOURNAL

- Č. 9, 1938. — Co se děje v přijímači, když „chytáme“.  
Č. 10. — Před zahájením veletrhu. — Nový vysílač u Mělníka. — Dějiny kinematografie.  
Č. 11. — Křemenový stabilisátor, srdeční vysílače.  
Č. 12. — Odladovač pro střední vlny.  
Č. 13. — Samočinný antenní spinač.

## TÝDEN ROZHLASU

- Č. 9, 1938. — Krátké vlny v lékařství. — Stolek pod přijímačem.  
Č. 10. — Úraz elektřinou. — Umístění anodové baterie. — Domácí výroba malých akumulátorů.  
Č. 11. — Filtr z odladovače. — Negativní stupnice. — Vrták na plech.  
Č. 12. — Dokonalý odladovač.  
Č. 10. — Člověk - pán zvuku.

## ČSL. RADIOSVĚT

Č. 2, 1938. — Třílampový superhet na střídavý proud, Švec. — Osciloskop s katodovou elektronou, Burda. — Sekundární elektronky, televizní zesilovače, Hálek. — Dvanáctilampový superhet na střídavý proud, Petrš. — Výpočet indukčnosti, kapacity a délky vlny, Vrdlovec. — Nové směry, Ing. Tůma. — Letecká vlna vypravuje. — Polární záře a příčiny měnění signálů na krátkých vlnách.

Č. 3. — Dvoustupňový zesilovač s dvěma triodami AD1 v dvojčinném zapojení, Petrš. — Zkušecí můstek pro elektronky, Kettner. — Sekundární elektronky, televizní zesilovače, Hálek. — Bateriová dvoulampovka (trioda na detekci, pentoda transformát, vázaná), Švec. — Když radio zlobí, Radba. — Přístroj na pozorování filmu při sestřihu, Steidl. — Zvukový biograf a jeho zařízení, Vrdlovec. — Gramofon přes radio, Pleva.

Třílampovka pro ultrakrátké vlny, Kovařík. — Přijímač pro 56 MHz. — Vysílání na pěti metrech, Mikulecký.

## KRÁTKÉ VLNY

Č. 3, březen 1937. — Mezinárodní závody A. R. L., Motyčka. — Zesilovače tříd A, B, C, Major. — DX na 28 MHz za letu z Vídne do Pešti. — Použití elektrolytických kondenzátorů v napájecích částech vysílačů, Nessel. — Problém harmonických. — Něco o závodech, Kamínek. — I. mezinárodní kongres pro krátké vlny ve fyzice, biologii a medicíně, Bílek.

## SLABOPROUDÝ OBZOR

Č. 2, březen 1938. — Rozkmity proudu v pupinovaných vedeních, Ing. Kroutl. — Ochrana meřicích a pod. vedení před rušivým vlivem cizích polí a parazitních proudů, Ing. Zalabák. — Akustika skřínek přijímačů, Ing. Ondrušek. — Vysokofrekvenční spojení na sovětských vedeních, Ing. Postler. — Radiové spojení anglické telefonní sítě s irskou, Žemlička.

## LORENZ - BERICHTE

Č. 4, 1937, D. — Rozhlas po telefonních vedeních, Wiesner. — Dálková zařízení u státních policejních správ, Frey. — Elektrická měření na piezoelektrických krystalech, Jacobs a Scholz.

## REVUE TECHNIQUE PHILIPS

No. 1, 1938, NL. — Pojízdné telefonní zařízení, popis zařízení k demonstraci televise, van der Mark. — Průmyslové využití zdrojů ultrafialového záření pro kontrolu luminiscencí, van Vijk. — Druhy a použití philitu, Pollis. — Popis vysílače PCI, Nordlohne. — Universální desetinné třídění, Boekhorst.

## TELEVISION

Č. 120, únor 1938, GB. — První americké pojízdné zařízení pro snímání televizních scén. — Nový optický způsob televizního příjemu, užití článku Kerrova a supersonickeho relé. — Co je úroveň jasnosti. — Nařízení členicí soustavy amatérského televizoru, West. — O možnostech malých katodových trubic, West. — Vysvětlení lomu světla. — Referát z výstavy britské fyzikální společnosti. — Určování a odstraňování poruch televizního přijímače, k popisu amatérského přístroje. — Nové objevy a patenty. — Nový způsob projekce velkých obrazů se stínítka katodové trubice, na němž je obraz udárován déle použitím sekundární emise, píše vynálezce Rudkin. — Potlačování zrcadlové frekvence na krátkých vlnách. — Směrové anteny na plachou střechu, Kraus. — Konvertor pro 5 až 10 metrů, Jowers. — Vysílač 10 W pro 6 pásem. — Superregenerativní čtyřlampovka pro vlny 1–10 m. Amatérský vysílač HA4A.

Č. 121, březen 1938, GB. — Co je televizní přijímač a jak pracuje. — Exposimetr pro katodový osciloskop. — Nejprostší domácí televizní přijímač. — Bairdova barevná televize. — Hledání a odstraňování vad televizních přijímačů, II. — Dvoulampovka pro 10 metrů. — Záporná zpětná vazba nízkofrekvenční, zapojení. — Měřící síly pole a indikátor neutralisace, Gregory. — Krátkovlnný vstupní zesilovač se zpětnou vazbou.

## PROCEEDINGS I. R. E.

Č. 2, únor 1938, USA. — Elektronky s řízeným tokem elektronů, Schade. — Telefonie s jediným postranním pásem, použitá v radiofonické komunikaci mezi Holandskem a Holandskou východní Indií, Koomans. — Nízkofrekvenční negativní zpětná vazba zá-

vislá na frekvenci, Fritsinger. — Selektivní obvod nového druhu a několik způsobů použití, Scott.

## RADIO CRAFT

Č. 19, březen 1937, USA. — Číslo věnované historickým dobám radiotechniky. Obsahuje obrázky přístrojů z r. 1923 a dalších, přináší autentické inserty z této doby, popis tehdejších součástí, chronologii vývoje od r. 1600, vzpomínky pamětníků prvních dob, počátky amatérského vysílání, vývoj mikrofonů, reproduktorů a přenosků, televizních zařízení, elektronek. Jedná o postupném objevování nových obvodů a na konec podnikne s čtenářem výlet do budoucnosti a předpovídá radiotechnice nejodvážnější věci.

## TOUTE LA RADIO

Č. 50, březen 1938, F. — Přehlídka 5. výstavy součástí. — Nové americké lampy. — Schéma továrních přijímačů. — Šestilampový superhet na střídavý proud s tláčkotovým voličem pěti stanic. — O amatérském vysílání, moderní vysílače.

## LA T. S. F. POUR TOUS

Č. 156, únor 1938, F. — Nové lampy sezonu 1938, Chrétiens. — Eliminátor hvizdů, seriový resonanční obvod pro kmitočty 8 až 9000 Hz. — O standardizaci hodnot ladícího obvodu superhet, Courier, Chrétiens. — Pátá výstava součástí a příslušenství, Ginioux. — Encyclopédie de la radio: square-law + transmetteur téléphonique ...

## FUNKTECHN. MONATSHEFTE

Č. 2, 1938, D. — O třech rozdílných druzích chabnutí a o vlivu meteorů na vrstvy jonsféry, Leithäuser. — Pokusy s působením poruchami na stíněné anteny, Bergtold. — Výzkumy šíření vln 11metrové délky na velké vzdálenosti, Hess. — Šíření decimetrových a centimetrových vln na jediném kovovém nebo dielektrickém vodiči a v dutých káblech bez zpětného vedení, III, Awender, Lange. — Prenosy širokých frekvenčních pásem kablem, Streimer. — Zvukové záznamy v německém rozhlasu. — Způsob určení časové úměrnosti a rychlosti zpětného odchýlení paprsku u katodových osciloskopů a televizorů, Bödeker. — O pokusech v Ardena s polovodivými vrstvami v elektronových lampách.


## OST. RADIOAMATEUR

Č. 3, březen 1938, A. — Z dějin Liebenovy elektronky. — Vstupní zesilovač, návrh, Baumgartner. — Radiotechnická pomocná zařízení v letectví, Filipovsky. — Nežádaná kmitání vysokofrekvenčních a mezifrekvenčních zesilovačů. — Piezoelektrina, užití Siegenetovy soli, Pelikant. — Chyb diodového detektoru, Adler. — Čtyřlampový superhet na baterie. — Universální zesilovač pro mikrofon a přenosku. — Vestavění automobilových přijímačů do aut, Krif. — Elektrodynamické sluchátka, Fränkel.

## RADIO FRONT

Č. 3—4, únor 1938, SU. — Přijímač národního konstruktéra. — Nové součásti. — Elektrické odpory, zákon Ohmův. — Úkoly pro amatéry. — Jak je sestřoven kondenzátor, Ignatjev.

Konec redakční části.

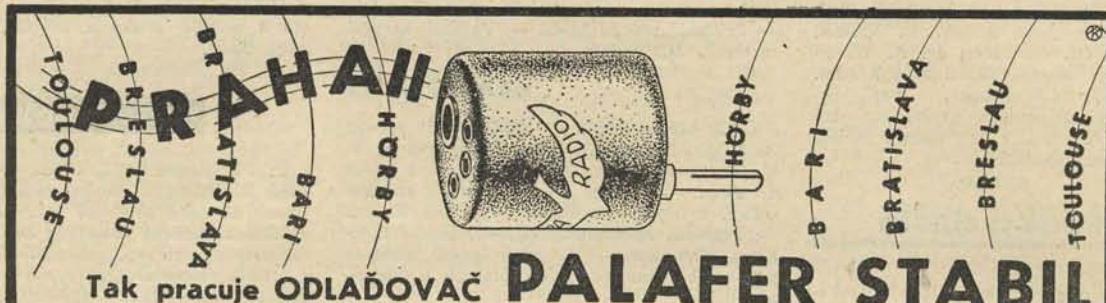

## Zprávy z obchodu a průmyslu

RADIO? — ANO, — ALE BEZ PORUCH!

Obrovský pokrok ve vývoji výroby radio-přístrojů jest podivuhodný. Výkonnost a jakkost přijímačů jest stále zvyšována. Bohužel nelze ve městech plně využít výkonnost aparátů, neboť poruchy nejrůznějšího rázu znemožňují dobrý a čistý poslech. První podmínkou, aby radiopřijímač splnil svůj úkol, jest tedy použití dobré venkovské antény. Anténa jest nepostradatelným doplňkem každého aparátu. Stíněná anténa Heliogen vyhovuje všem požadavkům, kladeným na moderní anteny. Přijímací část antény jest ze speciálního lehkého kovu, odolného proti povětrnostním vlivům a vyznačuje se velkou stabilitou. Stíněný svod antény, který jest nejdůležitější částí antény — kabel Optimum — jest nejlepší konstrukce a malé kapacity a vyznačuje se velkou trvanlivostí. Součástky Heliogen pro stíněné antény byly konstruovány na základě dlouholetých zkušeností nejúčelnějším způsobem.

Lze však již s malým nákladem montovati dobrou venkovskou anténu a tím se zajisté splní přání mnoha posluchačů. Anténa FENESTRA jest kovová spirálová anténa, kterou lze během 5—10 minut z okna bytu přimontovati. Spirála velkého povrchu z ne-rezavícního lehkého kovu jest odolná proti vlivům povětrnosti. Výkonnost antény jest velmi značná a poslech se stává silnějším a lepším. Montáž může každý majitel rádiopřístroje provést sám, ani by potřeboval souhlas domácího aneb souseda. Cena antény FENESTRA jest pouze Kč 49.—.

Proti poruchám, pocházejícím ze sítě, nutno použít kombinace kondenzátorů, kterou se poruchové impulsy odvádějí na zem. Hodnota téctho kondenzátorů musí být ovšem vhodně volena a zároveň odpovídá zákonnému předpisům. Protiporuchové zastrčky 7289 jsou výkonné a účinné. Ing. Herlinger.

PRAHA II — MĚLNÍK VYSÍLÁ . . . .

Uvedením tohoto vysílače v činnost nastala pro majitele dvojek a přijímačů přímočarých s výjimkou superhetů svízel spočívající v tom, že vysílač Praha II. ruší. Znemožňuje příjem vysílaček cizích a to v mnohých případech velmi citelně. Odladovač v přijímači již vmontovaný nepomáhá — alespoň ne tam, kde současně ruší také vysílač Praha I. - Liblice. Tohoto, původně vmontovaného odladovače, nutno použít pro odladění Liblic a pro Pra-

hu II. použít pak zvláštěho odladovače, který se k stávajícemu přístroji připojí. U nových typů přijímačů bude již pamatovalo na vmontování dva odladovače pro ta místa, kde tyto dvě vysílačky ruší. Pro přijímače stávající lze s výhodou použít pak odladovač PALAFER STABIL, který uvedla na trh známá radiotovárna fy Pála akc. spol., Slaný.

Významnou předností tohoto odladovače je mimořádná schopnost odladění rušení vysílačky bez tlumení druhých, jako je tomu u nedokonale provedených odladovačů.

Snadné použití bez montáže a rozebirání přijímače je další předností, kterou ocení všechni ti, kdož jej použijí: Kolíček odladovače se zasune do antenní zdírky přístroje a banánek antenního přívodu pak do některé ze tří zdírek na krytu odladovače, podle toho, ve které je odladění nejúčinnější.

Odladovač PALAFER STABIL, dovoluje také nastavení pro jinou vysílačku, ježivná délka je v rozsahu, pro který je odladovač určen, a to zcela jednoduchou manuální, kterou dokáže i nezkušený laik.

Odladovač PALAFER STABIL je zhotoven

z materiálu mizivých elektrických ztrát a obsahuje mimo jiné také cívku se železovým jádrem PALAFER, což nejlépe svědčí o jeho kvalitě. Také rozsahy jeho jsou malé a lze jej tudíž použít ve všech přijímačích, a to i tam, kde není zrovna mnoho míst s ohledem na uspořádání zdírek pro antenu a uzem.

Přes to, že se jedná o dokonalý odladovač, je cena jeho velmi nízká a sice Kč 22.—, takže si jej může koupiti každý. Odladovač PALAFER STABIL, byl významnou novinkou na jarním radiotruhu při PVV a také odbyt jeho je nejlepším dokladem, že se jedná o dobrou a vyzkoušenou věc.

Při objednávce je třeba uvést, pro kterou vysílačku má být odladovač PALAFER STABIL, použít, neboť na trh byly uvedeny tři typy, jejichž rozsahy jsou: 230—320 m, 300—420 m, 400—570 m. Z toho je vidno, že lze tohoto odladovače použít i tam, kde snad mimo jednu vysílačku ruší také vysílačka druhá a znemožňuje dobrý příjem. Obsáhnutý rozsah od 200 do 600 m je to zcela dobré umožněno. Prospekt RC 81 lze obdržeti zdarma na požádání. — ar.

# Okřesech otázkách

a na všechny otázky,  
s kterými se radio-  
amatér-začátečník  
setkává v praksi, dají  
Vám odpověď kursy

## Základy radiofonie a Amatérská praxe

Dvě skvělé práce známého průkopníka a konstruktéra radia Ing. Františka Štěpánka, který první u nás objasnil přístupnou formou tajemství radiofonie a naznačil, jak se zdarem konstruovat.

## PRO KAŽDÉHO AMATÉRA NEPOSTRADATELNÉ!

I. díl Kč 20.—, II. díl Kč 30.—. Oba díly vázané Kč 55.—. Vyžádejte si ukázku.

**Zasílá DOMÁCÍ UČENÍ, Praha XII, Fochova 62.**


Řídí a za redakci odpovídá Ing. Miroslav Pacák. Tiskne a vydává Orbis, tiskařská, nakladatelská a novinářská společnost akciová v Praze XII., Fochova 62. — Patisk zakázán. — Nevyžádané rukopisy se nevracejí. RADIOAMATÉR vychází měsíčně v sešitech po Kč 3.50 i s poštovním. Předplatné na půl roku Kč 21.—, na rok Kč 42.—.

Toto číslo vyšlo 6. dubna 1938.

Příští číslo vyjde 4. května 1938.



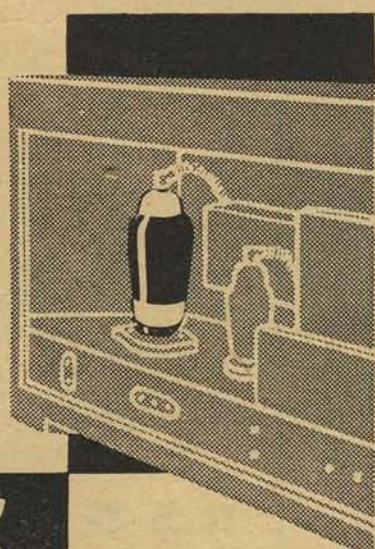**TAKÉ VÁŠ PŘIJIMAČ**  
**bude lépe hráti a přijímati**  
**více vysilačů, osadíte-li**  
**jej čerstvými elektronkami**



**PHILIPS**  
*"Miniwatt"*

SE ZÁRUKOU JAKOSTI

**Americké**

**ZENITH**  
 LONG DISTANCE RADIO  
REG. U. S. PAT. OFF.

přijimače Zenith  
 lampy Sylvania  
 vysilače Collins  
 cadiamateriál

pro přijimače i vysilače. Vzorná service pro americké přístroje

Vrátim vašemu starému přijimači  
 skvělý zvuk a výkon dnů jeho mladosti

PŘEPÁLENÉ a hluché lampy opravím za mírný  
 poplatek. Za opravené lampy jeden rok písemně  
 ručím. Proto, chcete-li ze svého přijimače vyzískati  
 více než dosud, obraťte se na specialista opravy  
 radiolamp

**Ing. J. SCHUSTU v Praze II,**  
 Malá Štěpánská 15. Telefon 288-91

Vyžádejte si bezplatně ceník  
 s obsahem bližších informací

**SLOVIGNAC**  
 prima  
 tuzemský  
 výrobek.  
**BRANDY**  
 medicinal


**KALAT & SPOL., PRAHA I,**

Jilská 4, II. poschodí. Telefon 22317

**Nejlépe nakoupíte**  
**s odvoláním na Radioamatéra**

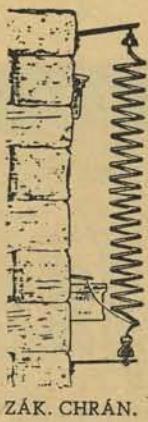**Kupon č. 4. — Ročník XVII.**

opravňuje mne k jedné poradě za 5 Kč v e z n á m-  
 k á c h, které přikládám k dotazu.



## Radio? - Ano - ale bez poruch!

Stíněná antena

### „HELIOTRON“

Lepší poslech - Překvapující výsledky!

Nová osvědčená antena  
„FENESTRA“

Montáž v 5-10 minutách  
z okna bytu

Cena pouze Kč 49,-

Protiporuchové zástrčky

Odládovače pro Mělník

## R A D I O - E U M I G

Přijimače trvalé hodnoty. - Skvělá reprodukce. Přepychové provedení! - Malá spotřeba proudu.

Vyzádejte si informace a nabídky. Obdržíte u všech radioobchodníků

**BARTOŠA SPOL.**  
PRAHA II., VODIČKOVÁ 17.

ZÁK. CHRÁN.

Novinka pro radioamatéry

## SUPRAPHON ROBOT

se samočinným vyměňovačem desek

### »GARRARD CHANGER«

Hraje sám bez obsluhy 20-40 minut!



### PRO SUPRAPHON ROBOT

speciální jehly z chromové oceli

### PICK - UP ROBOT!

S jehlou PICK-UP ROBOT možno přehrát deset stran desek!

Podrobné prospekty zdarma v každé gramofonové prodejně a radiozávodě, nebo přímo u fy ULTRAPHON a. s., Praha II, Klimentská 32.



## Co žádají amatéři?

### Schemata PALABA

pro stavbu amatérských přijimačů Brožura obsahuje mnoho schemat různých zapojení od dvojky až k superhetu - na síť i na baterie

Vítaná příručka pro amatéry!

Druhé rozšířené vydání. • Cena nezvýšená.

Cena Kč 2,-, s poštovným Kč 2·50, možno zaslati ve známkách

### Palafer Minor

ve zlepšeném provedení je vf. cívku se železovými jádry domácího původu. Bakelitový lisovaný spodek — měděný leštěný stínící kryt — nová zlepšená konstrukce železových jáder — zjednodušená montáž — možnost dodání — rozsah 200 až 2000 m — lze připojiti krátké cívky. —



Montujte do svých přijimačů výhradně tyto cívky.

Vyzádejte si prospekt RC 47

**PÁLA akc. spol., radiotovárna, SLANÝ**