

Radio AMATÉR

Měsíčník pro radiotechniku
a obory příbuzné

ROČNÍK XXI.

ČÍSLO 5

V Praze 29. dubna 1942

OBSAH:

Hodnocení přednesu	76
Svod mezi vláknenem a katodou	76
Diagram pro tlumivkovou vazbu	77
Elektronkový nf. voltmetr, I	78
Elektrolytické ventily	80
Přenosná jednolampovka s DAH50	82
Rozkládací transformátor	84
Spájecí kleště	85
Třílampovka na baterie	86
Teslův transformátor	88
Od magnetovací přístroj	89
Z námětu a prací našich čtenářů	89

Chystáme pro vás:

Vážky a raménko pro přenosku •
Navíječka transformátorů se samočinným posuvem • Přenosná dvoulampovka s elektronkami DAH50 • Amatérské zařízení pro výrobu ozubených kol • Přesný, trojitý potenciometr pro tónový generátor.

Plánky k návodům v tomto čísle:

Přenosná jednolampovka s elektronkou DAH50, plánek cívky a spojovací K 5.— (K 4.—). • Třílampovka na baterie, schema a výkres skřínky K 8.— (K 6.—). • Teslův transformátor, sestavení a součástky K 9.— (7.—). • Amatérský elektronkový voltmetr podle přílohy „Praktická škola radiotechniky“, kostra a schema K 8.— (K 6.—).

Seznam nejzajímavějších návodových článků a ceník vydaných plánek z ročníků 1937—1940, z ročníku 1941, úplný obsah ročníku 1941 po K 0,50, všecky tři při současném objednávce K 1.—; při objednávce plánek je na přání přikládáme zdarma.

Plánky objednávejte jen v redakci „Radioamatéra“, Praha XII, Schwerinova 46. K objednávce připojte v platných známkách příslušnou částku, zvětšenou o K 1.—, na úhradu poštovného a obalu. — Za zlevnénu, uvedenou v závorkách, obdrží plánky jen objednatelé, kteří uvedou, kde mají „Radioamatér“ předplacen. Na dobríku nebo se složenkou pro dodatačné placení nelze z účetních důvodů plánky poslati.

V předchozím čísle:

Práce s tónovým generátorem • O logaritmickém pravítku • Katodový osciloskop • Universální dvojčinný zesilovač • Synchronní motorek pro gramofon • Citlivý elektronkový indikátor.

Malé a těžké začátky v radiotechnice jsme prodělávali téměř všichni, pokud nás tento obor začal vabít dříve, než se mohl stát našim pravidelným zaměstnáním. Nejprve to byla krabička šroubků s jedním šroubovákem, zakrátko nás majetek vyplnil zásuvku, pak skřinku, kout a nakonec sotva postačí i celá místo, pokud s ní vůbec můžeme počítat. Když vás pak třeba po letech posedne účetnická důkladnost a začnete počítat, co vás ta záliba stála, vycházejí částky leckdy překvapující. Je pak věci vaši pořádnosti, aby byly investicí, která přináší užitek, a nikoliv režii rychle strávenou a jen pochybně krytou pomyslným ziskem uspokojené záliby.

Ukládáte-li dobře své součástky, pracujete-li s nimi seřtně a dovedete-li jich využít k stavbě přístrojů trvalé hodnoty, pak vydané peníze neztrácíte, i když je radiotechnika jen vaším koníčkem a nechcete z ní čerpat teď, ani později reálný zisk. Návod k tomu, jak to dělat právě se součástkami a materiálem, podáme snad někdy jindy. Dnešní úvaha věnujeme jinému druhu materiálu, s nímž většina mladých jedná zpravidla velmi nešetrně, a to jsou vědomosti a zkušenosti.

Ve chvíli, kdy z knihy získáváme zájimavé a cenné poučení, nám většinou připadá, že tuto důležitou věc podržíme věčně v paměti. Když třeba ve svém přístroji vyměňujeme vadnou součástku a cítíme škodu, která z naší chyby vznikla, říkáme si třeba desetkrát: „už víckrát ne...“. Přijdu však jiné zkušenosti, naskytou se další stejně zájimavé informace a to, co v první chvíli svitilo v hlavě jako maják, bledne a slábne, až utone v námosu zážitků novějších. A pak jako bychom byli onu knihu nečtili a onu poučnou chybu nedělali: všechn užilek z práce je pryč a jediné, co zůstává, je stracený čas a peníze.

Namíňete, že podečnuji vaši pamět. Jsou věci, třeba ze školy, které si pamatuje celý život. To je správné; nezapomeňte však, že v době, kdy jste tyto základní poznatky získávali, vás nezájimalo mnoho věcí, které by jejich vtipkování rušilo; dále jste v oné době stále opakovali a cvičili pamět, a také jste se všemu slyšenému učili s důkladností, které se většina lidí po vyjítí ze školy lehkomyslně zříká. I mladá, svěží paměť tu má svůj vliv; a toho všeho se později nedostává. Nechcete-li tedy lehkomyslně plýtvat časem, který je tak drahý, musíte opatřovat, uklizet, třídit a probírat nejen své šrouby a odpory, nýbrž i svůj majetek pomyslný, zato však mnohem cennější, totiž nasbírané vědomosti. Není to o nic obtížnější ani nákladnější, než zavedení a udržování pořádku v dil-

ně, a jistě nebude třeba dlouhého připomínání, jak na to.

Součástkám i myšlenkám svědčí především *trvanlivé ukládání*: věci neválíme po stole nebo v zásuvkách, nýbrž ukládáme je do krabiček; vědomosti zase při četbě ve svých knihách zaškrťáváme a podstatné, často potřebné zvláště zapisujeme, čímž vyřadíme nespolehlivou pamět. Druhou podmírkou účelného uložení je *soustavnost*: šrouby nemicháme s kondensátory a elektronkami; nýbrž pro všecko máme zvláštní, dobré označenou krabičku; zápisník, pořadač a kartotéka jsou takovými krabičkami na myšlenky. Záleží také na čistotě: součástky a smetí

se časem promění v samé smetí; proto třídíme i svoje vědomosti od nepotřebného


myšlenkového balastu, který zatěžuje paměť i papír a získáváme (účelná četba) i uchováváme jen hodnotné a potřebné informace. Aby pak majitel určitého členitého hmotného statku mohl z něho mít užitek, musí vždy vědět, co vůbec má a kde to je schováno; musí proto i u majetku duševního občas, nepříliš zřídka, projít svým královstvím, prohlédnout je, roztrídit, připomenout si jeho obsah i rozdělení, i když to třeba v určitém oboru nečiní pravidelně při ukládání nově získaných věcí.

Mnohemu z našich mladých přátele se bude zdát jeho myšlenková říše tak malá a přehledná, že bude považovat všecko, k čemu ho tu nabídáme, za přepjatost a pedantství, pro něž je škoda času. To je však přísně právě pro začínající: jako by neviděli, že nač dnes stačí mělem jediný pohled, vzrosté zkrátka v mnohotvarou soustavu, která pak stejně rychle na jedné straně narůstá, jako se na okrajích rozpadává a slábne. Je pak opravdu zlé, když třeba už za půl roku marně hledáme a znovu nákladně získáváme to, co jsme už jednou měli pevně v rukou. V okamžiku, kdy se o takové ztrátě sami přesvědčíte, bude už vlastně posdě na záchrannu; nejsou to malichernosti, které takto strácite, třebas to nejsou přímo jednoznačně měnové. Práce vývojová — samé hledání a zkoušení — je už sama sebou oborem malé účinnosti, kde jen zlomek vynaložené práce nese ovoce. Je proto velkým hřichem, neučiníme-li alespoň tolik, kolik je možné, abychom ztráty omezili. P.

Denně se učíme lepšemu ovládání svých dílenských nástrojů a pracovních postupů. Leckdy však zapomínáme stejně pilně udržovat, rozširovat a pestovat svůj nejlepší nástroj a to je obyčejný zdravý lidský rozum. Duševní dílna většiny lidí zůstává daleko pozadu za jejich pracovištěm fysickým. A přece je mnohem důležitější: dobrý výrobek může vzniknout i bez nástrojů, nikoliv však bez ideje.


POŘÁDEK V MYŠLENKÁCH

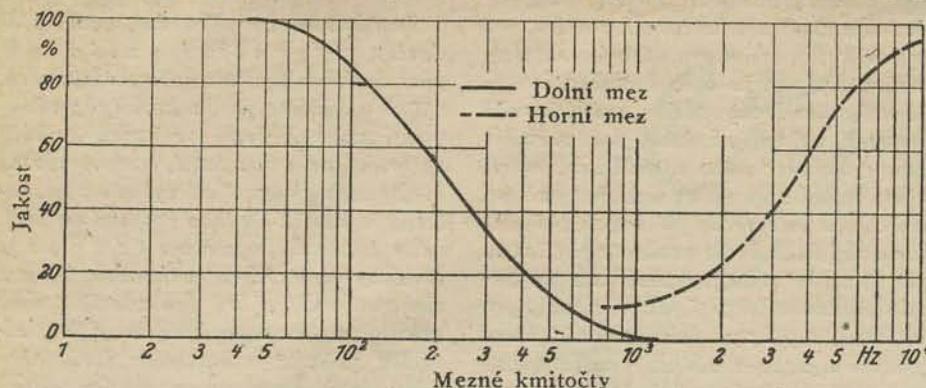Hodnocení přednesu podle mezi pásmá a skreslení



Při návrhu a stavbě zesilovačů stojíme často před otázkou, jak volit horní a dolní mez přednesu tak, abychom splnili určité nároky na jakost. Někdy bychom také rádi znali, o jakou reálnou hodnotu stoupne jakost přednesu, snížme-li na př. dolní mez o oktavu a zda toto stoupnutí vyvází nezbytný náklad, spojený s použitím větších transformátorů a reproduktoru. Odpověď na tyto otázky dává nás první obrázek. Vidíme na něm jakost přenosu *h u d b y* v závislosti na mezních kmitočtech, které zesilovač ještě přenáší. Obrázek nepotřebuje výkladu a je velmi poučný. Vidíme z něho, že zlepšování přenosu pod 100 Hz přináší již jen malý zisk a pod 50 Hz dokonce vůbec žádný. U výšek je dosaženo dobré jakosti asi při 5000 Hz, ač zde i při 10 kHz ještě zbývá asi 6%, které získáme rozšířením pásmá až k 15 kHz. Křivky vznikly z hromadného pozorování a subjektivního posuzování velkého počtu posluchačů.

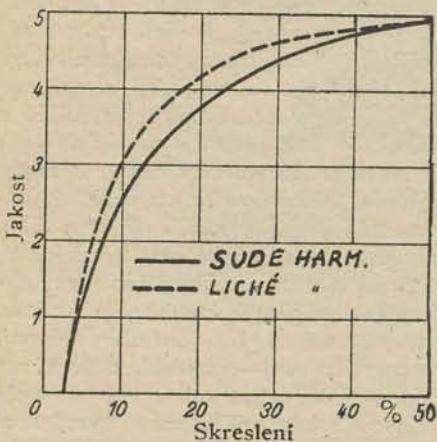
Podobný je i obrázek druhý, který udává v pěti stupních jakost přednesu v závislosti na skreslení sudými a lichými harmonickými. Hodnota 0 představuje přednes nerozeznatelný od věrného; 1 - malý rozdíl od věrného přednesu, který lze při značné po-



zornosti právě rozeznat, zvláště při větší hlasitosti; 2 - malý rozdíl, pozorovatelný bez zvláštní pozornosti; 3 - zřetelný rozdíl; 4 - silně skreslený přednes; 5 - velmi ne-přijemně skreslený přednes. Z obrázku vidíme zejména, že opravdu věrný přednes dává zařízení s méně než 3% činitele skreslení, 5% dává již přednes pozorovatelně skreslený, 10% je pro jakostní přednes příliš. Dále také vidíme, že liché harmonické (dvoujínné zesilovače) škodi více než sudé, které jsou harmonickými tony základního tónu. (Údaje podle Elektroakustisches Taschenbuch, G. Neumann.)

s časem rychle klesá, při obrácení polarity tohoto napětí stoupne a opět rychle klesá. V následující úvaze se tedy označení „svodový proud“ vztahuje na střídavou složku.

Charakter svodu se měří podle toho, je-li způsobován elektronky, ionty nebo kombinací obou. Obvykle je svod nestálý a v provozu se mění. Vnitřní odpor svodového okruhu je obvykle daleko větší než vnější odpor, na němž bručení vzniká. V praxi tedy bude střídavé napětí záviset na vnější impedance, kterou svodový proud protéká, a lze je vypočítat ze svodového proudu na krátko. Hodnota svodového proudu je 0 až 3 μ A (střídavé) při žhavicím napětí 6,3 V bez napětí mezi vláknem a katodou. Součin z proudu a impedance katodového okruhu pro předpětí je bručící napětí. Příkladem může být elektronka 6F5 (nepřímo žhavená trioda). Budí její svodový proud 2 μ A. Katodový odpor 3000 ohmů, katodový kondensátor 0,1 μ F. Impedance této kombinace je téměř 3000 ohmů a napětí tedy bude asi 6 milivoltů. S kondensátorem 5 μ F bude impedance 520 ohmů a rušivé napětí je

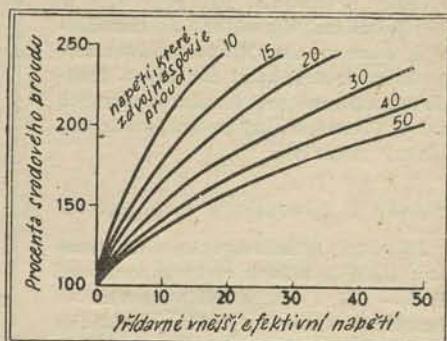

jen 1 milivolt. Ve srovnání s modulačním mřížkovým napětím, které je 0,1 V, znamená to -40 dB. Při svodu 0,2 μ A bude hučení jen -60 dB.

Vliv střídavého napětí mezi vláknem a kostrou je znázorněn v diagramu. Svodový proud se mění s třetí mocninou celkového napětí v okruhu. Část tohoto napětí je vnitřní a závisí na žhavicím napětí a svodové charakteristice, zbytek je střídavé napětí mezi vláknem a katodou. Vnitřní napětí je u jednotlivých elektronek různé a pro určení je nutno udati hodnotu svodového proudu bez vnějšího střídavého napětí, a dále vnější napětí, které zdvojnásobí proud. Každá křivka v obrázku znamená napětí, které zdvojnásobí proud. Průměr pro většinu elektronek je asi 25 V. V uvedeném příkladě spočteme bručení, které vznikne, bude-li katoda trojnásobek žhavicího napětí, t. j. 18,9 V nad kostrou. Interpolaci v diagramu najdeme pro střídavé vnější napětí 18,9 V a pro „zdvojnásobení napětí“ 25 V zvětšení bručení na 185% předešlé hodnoty.

Svodový proud roste rychle s teplom

tou, jako všechny termionické zjevy. Šestiprocentní zvýšení žhavicího napětí zdvojnásobí přibližně hučení, nebo jednoprocenční vzrůst žhavicího napětí způsobí vzrůst bručení o 1 dB, je-li ovšem bručení způsobováno jen svodem mezi vláknenem a katodou.

Jak jsme již podotkli, počáteční svodový proud, měřený stálým napětím, se nasycuje s napětím mezi vláknenem a katodou. Tato vlastnost dovoluje zmenšení bručení na malou hodnotu tím, že vláknu dáme takové předpětí, aby se při provozu ani na okamžik napětí neobrátilo. Bručení totiž dosahuje maxima pro malé napětí, někdy kladné, někdy záporné.

Provozní podmínky pro zmenšení bručení. Žhavicí napětí nemá být vyšší než je předepsáno, protože bručení se

zdvojnásobuje při 6% zvýšení žhavicího napětí.

Impedance katodového okruhu při automatickém předpětí pro sírový kmitočet má být co nejmenší. Dosahuje se toho co nejmenším katodovým odporem a velkým katodovým kondensátorem. Zvláště důležitá je tato podmínka ve velkých, několikastupňových zesilovačích. Pevné předpětí vylučuje tuto příčinu bručení.

Při seriovém žhavení má být nejchoulostivější elektronka co nejbliže ke kostře. V universálních přijímačích je to obvykle detekční elektronka. Další má být měnič. Používá-li se transformátoru, zmenší se bručení uzemněním žhavicího vinutí.

Bručení může být omezeno na zanedbatelnou hodnotu použitím dostatečné-

ho předpěti mezi vláknenem a katodou. Bručení, vznikající emisí z vlákna k ostatním elektrodám, lze zmenšit omezením teploty vlákna, udržováním malé impedance v katodovém obvodu a používáním stálého napětí elektrod vůči vláknu.

Někdy se doporučuje využítí okruhu nebo kompenzování bručení stejným napětím opačné fáze. Tento způsob je nevhodný, protože bručení, způsobované svodem, není stálé, takže by bylo zapotřebí proměnného využití.

Následující dvě metody jsou vhodné pro nalezení zdroje bručení:

Svodové bručení se zkouší kondensátorem velké kapacity (25 až 50 μF) nebo baterií, jejíž napětí se rovná spádu na katodovém odporu. Připojení tohoto kondensátoru nebo baterie paralelně ke katodové impedance elektronky zmenší značně bručení, pokud je způsobováno svodem.

Emisní bručení se zkouší především odpojením vazby s přecházející elektronkou. Nezmění-li se bručení, spojí se mřížka nakrátko s kostrou (respekt. mřížkový pracovní odpor se spojí na krátko). Rozdíl v bručení ukazuje na emisi z vlákna k mřížce. —ch.

MYŠLENKY

Zivot je boj a je-li již bojem, musíme se k němu stavět kladně a učinit si z něho potěšení.

Zdravý lidský rozum je pro získání technických prostředků mnohem důležitější než akademická příčez.

Dobrý řemeslník má větší cenu než sterilní tajný rada.

Není pravda, že dobrá věc sama prorazí. Zavedení nového výrobku je nezřídka dokonce nejtěžší etapou celého úkolu.

Pro konečný výsledek práce je důležitější duševní síla než výkon technický.

(Z knihy „Hugo Junkers“ od Richarda Bluncka.)

• Stále ještě je mnoho lidí, kteří si nedovedou ujasnit, že co je správné a hezký zní v jednom jazyce, je často skutečný hřich proti duchu jazyka druhého. V angličtině je slovosled Philco-Radio zcela běžný a správný. Ale je hrubou chybou užívat ho v českém jazyce, kde jediný správný výraz je radio Philco. Snad i tuto nesprávnost bychom mohli pochopit, třebaže ne omluvit, kdybychom ji považovali za přejímání celého nezměněného názvu firmy. Ale co si potom máme myslit o lidech, kteří klidně říkají Philco výrobky, Philco lampy nebo dokonce ještě krásněji: Novák radio, Horák lampy. K témuž oblíbeným výrazům patří i X-paprsky, beta-záření — chybou slovosled, ke kterému snad svádí snadnější výslovnost. Správně tedy budeme říkat paprsky X, záření α, β nebo γ atd.

Diagram pro tlumivkovou vazbu

Při výpočtu vazebních tlumivek jakož i vazebních a převodních transformátorů vycházíme z indukčnosti, která se zatěžovacím odporem určuje přenos při hlubokých tónech (blížší viz RA roč. 1940, č. 2 a 3).

Odpor R při transformátorové vazbě tvorí obvykle buď vnitřní odporník zdroje (elektronky, mikrofonu, přenosky atd.), nebo u výstupních transformátorů vnitřní odporník paralelně k t. zv. zatěžovacímu odporu. Indukčnost v tomto případě nalezneme v podobě primáru příslušného transformátoru. U tlumivkové vazby jsou poměry podobné. Odpor R je tvořen jednak vnitřním odporem elektronky, jednak paralelním odporem, který bývá k tlumivce přifuzován, použije-li se tlumivkové vazby u pentody s velkým vnitřním odporem. To platí i o vazbě odporové transformátorové (viz RA roč. 1940, č. 5).

V těchto všech případech použijeme s výhodou diagramu. Upozorňuji však, že křivky jsou označovány podílem $A = L/R$ v kilohmech a henry. Odpor počítáme potom (při dané křivce a indukčnosti) z rovnice $R = L/(A)$ a opačně indukčnost $L = A \cdot R$.


Příklady použití: 1. Určení indukčnosti primáru výstupního transformátoru pro pentodu EL3. Transformátor má přenášení frekvence do 50 Hz se zeslabením menším než 2 dB (20%). Křivka vyhovující daným podmíinkám je označena podílem 5. Zatěžovací odporník pentody EL3 je $7000 \Omega = 7 \text{ k}\Omega$. Zanedbáváme zde vnitřní odporník elektronky, který je asi $7 \times$ větší. Tedy $L = A \cdot R = 5 \times 7 = 35 \text{ H}$. Ve skutečnosti volíme pro dobrý přednes basu L raději ještě větší, asi 50–60 H. To ovšem platí i o dobrých výstupních transformátořích. Různé tovární „výstupáky“, montované na reproduktory, mají indukčnost primáru až $10 \times$ menší. Není potom divu, že skoro všechny nepřenášejí „basy“.

2. Pro tutéž elektronku navrhnutí výstupní transformátor pro vysokotonový reproduktor. Tóny 2000 Hz mají být zeslabeny o více než polovinu (6 dB). Příslušná křivka je označena hodnotou 0,05. $L = A \cdot R = 905 \times 7 = 0,35 \text{ H}$. Hodnota poměrně malá, danému účelu však dobré vyhoví.

3. Použijeme-li (jako vstupní elektronky) vf. pentody, musíme zvolit vazbu odporové transformátorovou. Předpokládejme, že vazební kondensátor je tak velký, že resonance při nízkých kmitech nenastane. K dispozici máme transformátor s primární indukčností 60 henry a chceme, aby napětí do 60 Hz nebylo zeslabeno o více než 30% (3 dB). Příslušná křivka je označena 2,5. Vazební odporník bude $R = A \cdot L = 60/2,5 = 23 \text{ k}\Omega$. Použijeme hodnoty v obchodech běžné 25–30 kΩ. Vnitřní odporník pentody je asi $100 \times$ větší a můžeme jej tedy zanedbati.

Zde tedy vidíme, proč se tlumivkové vazby u pentody raději vyhneme.

Otakar Horna.

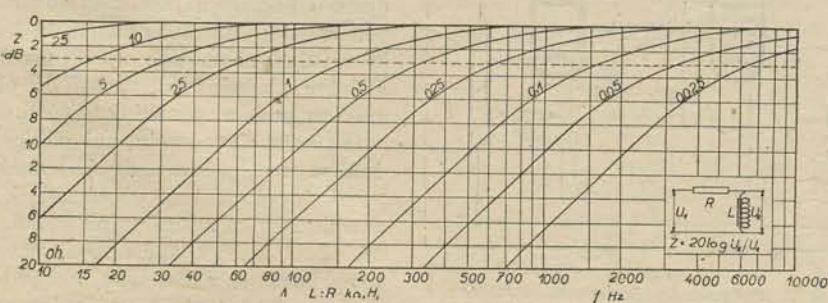

ELEKTRONKOVÝ VOLTMETR

pro měření napětí tónových kmitočtů 20—20.000 Hz
od 0,003 do 300 V efektivních

Cást I. Teorie.

1. Účel.

V nízkofrekvenční technice často potřebujeme měřit napětí různých tónových kmitočtů, sinusových nebo složených průběhů. Tento úkol nejlépe splňuje speciální elektronkové voltmetry, které vznikly v posledních letech z přístrojů, určených původně pro všecky kmitočty, a které budeme nadále označovat nízkofrekvenční voltmetry. Při tónových kmitočtech vyhoví sice — pokud jde jen o nezávislost na kmitočtu — i jiné než elektronkové přístroje, na př. přímé voltmetry thermoelektrické, elektrostatické nebo i deprézské s dotykovým usměrňovačem; žádným však nemůžeme měřit i napětí pod 1 V až k 0,01 V, zejména ne při zanedbatelně malé spotřebě voltmetu. Protože právě toto je požadavek důležitý a nezbytný, musíme při stavbě voltmetu pro nízké kmitočty sáhnout k principu elektronkovému.

2. Použití.


Tónová napětí potřebujeme znát zejména při stavbě zesilovačů: frekvenční charakteristika, zesílení celkové i jednotlivých stupňů, zbytkové hučení a skreslení jsou tu hlavní hledané pojmy. Podobně na součástech zesilovačů, transformátorech, tlumivkách, filtroch, regulátořech a korekčních obvodech leckdy potřebujeme měřit ještě dříve, než jejich vlastnosti sledujeme v hotovém zesilovači. Zejména transformátory nám často dají podnět k použití nf. voltmetu: přesné měření převodu, rozptylové indukčnosti, vlastní indukčnosti a kapacity vinutí vyžaduje právě měření napětí bez zatížení měřené součástky. Jindy chceme sledovat vliv stínění nebo umístění některé součástky, nebo zbytkové napětí na síťovém filtru atd.

Stejně zajímavé je měření na mikrofonu nebo přenosce, fotoelektrickém článku. Voltmetrem předně zjistíme, jaké napětí poskytuje. Velmi užitečné je zjišťování frekvenční charakteristiky na př. u přenosky s použitím gramofonových desek s frekvenčním záznamem.

3. Podstata.

Obraz 1. ukazuje v podstatě složení nf. voltmetu. Začneme ze zadu: tam je měřicí přístroj nezávislý na kmitočtu, jaký můžeme poměrně snadno vyrobít pro napětí asi 0,5—1 volt ef. Může to být buď elektronkový voltmetr vhodné úpravy, ale i přístroj s dotykovým usměrňovačem, thermoelektrický anebo elektrostatický. Nejčastější jsou první dva. Tento voltmetr však především ne-

stačí sám pro malá napěti a pokud není elektronkový, má i přílišnou spotřebu. Proto je před ním zesilovač, vyznačený jediným zesilovacím stupněm, u něhož se snažíme mít přesné stejné zesílení přes celé pásmo nízkých kmitočtů. Hledíme využít záporné zpětné vazby. Zesílení musí být tak veliké, aby měřicí přístroj dal plnou výchylku, přivedeme-li na

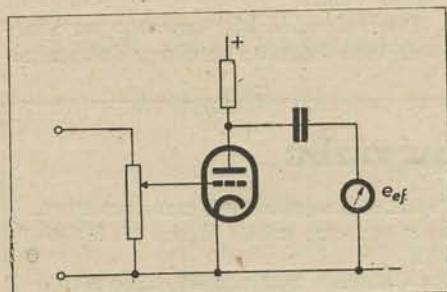


Obraz 1. Podstata voltmetu se zesilovačem.

vstup zesilovače nejmenší napěti plného rozsahu, na př. u nás 0,01 V ef.

Protože však chceme měřit i napěti větší, zařadíme za vstupní svorky zeslabovač (jakýsi stupňový regulátor hlasitosti), který dovoluje přivést na mřížku zesilovací elektronky i vhodné díly napěti na vstupních svorkách, na př. 0,3, 0,1, 0,03 atd. Protože pak zesílení i napěti pro plnou výchylku vlastního měřiče zůstává stálé, měníme tímto vstupním regulátorem citlivost svého voltmetu: zapneme-li jej na př. do polohy, kdy na zesilovač jde jen 0,01 napěti vstupních svorek, musíme na nich mít 1 V, aby zesilovač dostal svou 0,01 V, atd.

4. Měřicí efektivní hodnoty.

Pokud bychom chtěli používat voltmetu jen pro napětí o průběhu prakticky sinusovém, mohli bychom za měřicí použít kteréhokoliv z uvedených. Elektronkový voltmetr by mohl být na př. toho

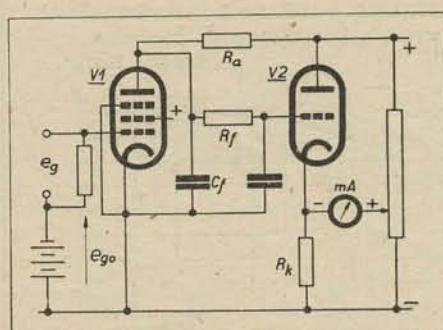

Obraz 2. Podstata kvadratického detektoru a připojeného stejnosměrného zesilovače.

druhu, který byl popsán v letošním čísle 2 t. l., který sice reaguje na hodnotu maximální, ale může být ocejchován přímo v hodnotách efektivních. Podobně dotykový usměrňovač s deprézským přístrojem dává výchylku závislou přibližně na střední hodnotě, zase však by bylo možno u sinusového průběhu vynést přímo hodnoty efektivní.

Velká část měření se vskutku děje při sinusových průbězích, jsou však mnohé i při napětích složených, kde se poměr mezi efektivní a maximální nebo střední hodnotou velmi liší od hodnot, platných pro sinusovku. Tak je tomu na př. při měření skreslení, kdy základní harmonickou odstraňujeme a ponecháváme jen vyšší; dále měření zbytkového napěti na výstupu zesilovače nebo na síťovém filtru a pod. Pro tyto případy se hodí takový měřič, jehož výchylka závisí jen na efektivní hodnotě a jehož údaj je tedy správný bez ohledu na průběh měřeného napěti.

Tuto vlastnost mají především dva přímé měřicí systémy: thermoelektrický a elektrostatický. U prvního je okamžitá hodnota thermoelektrického napěti přímo úměrná čtverci okamžité hodnoty proudu a protože výchylka připojeného milivoltmetru udává střední hodnotu z tohoto napěti (provádí integraci e^2 podle času), je výchylka úměrná efektivní hodnotě měřeného proudu. Podobně je tomu u systému elektrostatického, jenž tu místo proudu nastupuje napěti, jehož druhé mocnině je úměrná síla, vychylující ručku systému. Obě tyto soustavy dávají tedy řešení přesné, zatím co přístroj s dotykovým usměrňovačem má výchylku přímo úměrnou hodnotě střední, a i to jen přibližně.

5. Elektronkový měřicí efektivní hodnoty.

Elektronkový voltmetr můžeme však také upravit tak, aby se proud, který měříme připojeným miliampérmetrem, měnil s druhou mocninou připojeného napěti. Pomůže tu charakteristika E_g / I_a , jejíž průběh je u některých elektronek ve značném rozsahu parabolický. Zejména zřetelně to vidíme na těch charakteristikách, které mají v též diagramu vnesenu strmost jako funkci mřížkového předpětí. Je-li diagram strmosti v určité části přímka, která ovšem stoupá s klesajícím — E_g , je charakteristika E_g / I_a v též rozsahu parabola. Přivedeme-li pak od nějakého klidového napěti mřížky ještě další napěti, tu je hrubý výklad nastavšich zjevů asi tento. Půlvlny kladné se dostávají do oblasti větší strmosti a způsobí tedy větší stoupení anodového proudu, než pokles anodového proudu, který působí půlvlny záporné, které zabíhají do oblasti, kde se charakteristika sklání méně strmě. Rozdíl obou hodnot způsobí, že anodový proud stoupne a toto stoupení je přímo úměrné efekt. hodnotě měřeného napěti,

pokud pracujeme v parabolické části charakteristiky.

6. Důkaz a odvození vztahů.

Charakteristiku E_g / I_a považujme za polovinu paraboly, jež osa je rovnoběžná s osou I_a a jejíž vrchol je posunut s počátku směrem — e_g o nějakou hodnotu E . O splnění tohoto předpokladu, alespoň přibližně, se postaráme. Rovnice zmíněné paraboly je

$$i_a = K(E - e_g)^2 \quad (1.)$$

Má-li elektronka jisté stálé napětí na řídící mřížce, jež označíme E_g a přivedeme-li nadto na řídící mřížku sinusové napětí $E_m \sin \omega t$, je dáná okamžitá hodnota anodového proudu výrazem

$$i_a = E(E_o + E_m \sin \omega t)^2, \quad (2.)$$

kde $E_o = E - E_g$.

Naznačené umocnění dvojčlenu v závorce můžeme provést a protože hledáme střední hodnotu anodového proudu, kterou chceme také měřit, provedeme integraci hodnoty i_a podle času v mezích jedné periody a dělením dobou jedné periody T vypočteme střední hodnotu.

$$I = \frac{1}{T} \int_0^T i_a dt = K \cdot E_o^2 + 2E_o \cdot E_m \frac{K}{T} \int_0^T \sin \omega t \cdot dt + \frac{K \cdot E_m^2}{T} \int_0^T \sin^2 \omega t \cdot dt$$

Dosadíme:

$$\sin^2 \omega t = (1 - \cos 2\omega t) : 2;$$

po provedení integrace odpadnou členy se sinem a kosinem a zbude

$$I = K \cdot E_o^2 + K \cdot E_m^2 / 2 \quad (3.)$$

Avšak první člen pravé strany této rovnice není než klidový anodový proud, který bude protékat, dokud na mřížku nepřivedeme žádné střídavé napětí, kdežto člen druhý udává přírůstek anodového proudu, který chceme měřit:

$$\Delta I = K \cdot E_m^2 / 2 = K \cdot E_{eff}^2. \quad (4.)$$

7. Číselné hodnoty.

Jako vstupní elektronky vlastního elektronkového měřiče efektivní hodnoty použijeme vf. pentody AF7 nebo EF6. Z jejich charakteristik stanovíme podle vztahu (1.) hodnotu K . Protože nemůžeme s dostatečnou přesností odměřit hodnotu E (vzdálenost vrcholu paraboly od počátku), zvolíme v parabolické oblasti charakteristiky dvě hodnoty e_g co možno vzdálené, pro něž odečteme I_a . Dostaneme vztahy

$$I_{a1} = K(E - e_{g1})^2$$

$$I_{a2} = K(E - e_{g2})^2$$


a z nich vyloučením E

$$K = [(V_{I_{a1}} - V_{I_{a2}}) / (e_{g2} - e_{g1})]^2 \quad (5.)$$

Pro elektronku AF7 máme na př. pro e_g 4 a 2 V proud 0,3 a 3 mA a z těch po dosazení do vzorce 5. vyjde

$$K = 0,35 \text{ mA/V}^2$$

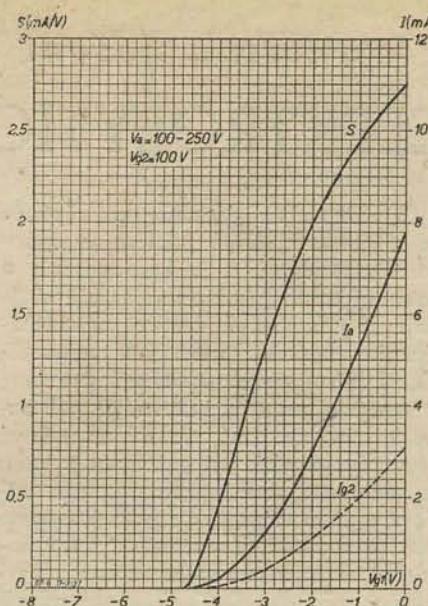Přivedeme-li tedy na mřížku na př. 0,5 V_{eff}, vzroste anodový proud o 0,0875 mA. Podobně tomu bude i u EF6.



Obraz 3. Ukázka charakteristiky elektronky EF6, vhodné pro kvadratický detektor. V oblasti $-4,5$ až -2 V předpětí je křivka I_a téměř přesnou parabolou, což ukazuje křivka strmosti S , která v uvedeném rozsahu přechází téměř v přímku. (Obrázek Philips.)

8. Podstata konečné úpravy vlastního měřiče.

Tak malý přírůstek proudu můžeme ovšem také měřit, znamenalo by to použití mikroampérmetru s rozsahem asi 0,1 mA, při čemž bychom museli vykompensovat klidový anodový proud asi 1,2 mA, tedy 12krát větší. To není výhodné, protože při zapojení na síť, kdy teče přístrojem plný, zatím nevyvážený kompenzační proud, trpí jeho systém. Stejně nevhodné je, že musíme používat citlivého přístroje, který je neobvyklý a drahy. Proto přidáme k první elektronce vlastního měřiče ještě stejnosměrný zesilovač s přímou vazbou, známý z dřívějších dob jako zapojení Loftin-Whiteovo. Elektronku tohoto zesilovače zapojíme konečně jako elektronkový voltmetr na stejnosměrné napětí docela podle receptu v letošním čísle 2. t. 1. Tak docházíme k principiálnímu zapojení vlastního měřiče na obr. 2 (vstupní zesilovač zatím vynescháváme).

Klidový proud anodový vstupní elektronky je nastaven napětím e_g tak, aby pracovní bod ležel asi uprostřed parabolické části charakteristiky. Protože potřebujeme oblast o šíři asi 1,4 V, snadno tuto podmíinku splníme ($e_g \approx 3$ V). V anodovém obvodu je odpor R_a , na němž klidový proud vytvoří úbytek na spádu. Totéž napětí, jako anoda, má i mřížka stejnosměrného zesilovače (napájená přes filtr $R_f - C_f$) a její katodu proto napájíme přes měřicí přístroj — miliampérmetr 1 mA/100 mV — z dosť tvrdého děliče napětí napětím o něco větším, aby klidový proud V_2 byl o málo

větší, než je rozsah miliampérmetru. Odpor R_k přivádí kompenzující proud též velikosti, zatím však předpokládajme, že tu není.

Když přivedeme na mřížku V_1 střídavé napětí, nastane stoupnutí anodového proudu o hodnotu, úměrnou efektivní hodnotě průběhu. Stoupnutí proudu vyvolá pokles napětí na anodě V_1 a tím i na mřížce V_2 . Protože katoda má napětí poměrně tvrdé, vzroste takto záporný potenciál mřížky a anodový proud V_2 klesne. Protože jsme filtrem $R_f - C_f$ odstranili všecky zbytková střídavá napětí, je pokles proudu přímo úměrný střední hodnotě přírůstu anodového proudu V_1 a tedy i efektivní hodnotě vstupního napětí.

Stoupající napětí na vstupní mřížce se tedy projeví klesáním výchylky mA. Protože však klidový proud kompenzujeme stejně velikým proudem z R_k , chtěla by ručka putovat při poklesu I_a vlevo od nuly ze stupnice a musíme proto miliampérmetr zapojiti opačně, než kdybychom měřili I_a (viz obrázek 2).

Použijeme-li za V_1 vf. pentody, můžeme R_a volit dosti značný, na př. asi 0,5 MΩ. Vzrůst proudu o vypočtených 0,0875 mA způsobí pokles anodového napětí o 44 V a toto napětí také měříme. To je však hodnota dosti značná; víme, že voltmetr ve zmíněném zapojení podle 2. č. t. roč. má již při 10 V stupnici prakticky přímkovou a proto můžeme využít výhod záporné zpětné vazby, kterou zavedeme prostě tím, že vytváříme mřížkové předpětí V_1 katodovým odporem. Ze také V_2 je voltmetr se zpětnou vazbou, snadno poznáme, když uvážíme, že v jeho katodě je zapojen dělič napětí. Velikost zpětné vazby je dána výslednou hodnotou z paralelního spojení obou částí děliče, rozdělených odbočkou k mA a k tomu paralelně R_K .

Mají tedy obě elektronky vlastního měřiče zpětnou vazbu, první ovšem poměrně slabou, a tím je jejich závislost na napájecím napětí poněkud zmenšena, takže běžná kolísání nemají citelný účinek. Přesto by měl tento přístroj pracovat vždy na sítech s napětím co možno stálým, anebo být připojen přes samočinně regulující transformátor.

9. Vlastnosti přístroje.

K těm, které jsme uvedli na počátku a které se týkají požadovaného výkonu, přibudou ještě dvě další, více méně nevítané. Citlivost na napájecím napětí jsme už uvedli: když přístroj vykompenzuje na nulu, tu v tovární síti naší tiskárny, která je vinou 300 kilowattů instalovaných strojů velmi neklidná, kolísala výchylka o 0,5 až 2 díly 60stupňového dělení. Při tom zůstávala ručka po každém zakolísání v těsné blízkosti původně nastavené polohy, kolísání se tedy jevilo jako krátkodobé

výchylky a ani tady, při velmi neklidné sítí, měření citelně nerušilo.

Druhá nevítaná vlastnost je kvadratická stupnice, jako mají všechny přístroje s indikací efektivní hodnoty, t. j. hodnoty do 0,2 plné výchylky jsou stlačeny na samý počátek stupnice. Tuto věc jsme se snažili odstranit všemi způsoby, které nás napadly, avšak zatím marně. Kvadratická stupnice dovoluje přesně odcítati nejméně od čtvrtiny plné výchylky a protože rozsahy přístroje jsou v poměru 1 : 3 : 10 atd., nepůsobí potíž, kromě nepříjemně stlačené škály a omezení odhadování poměrů bez čtení na stupnicí.

Tento teoretický úvod k stavebnímu návodu tak neobvyklého přístroje je jistě potřebný, aby byla jeho činnost zájemcům a budoucím jeho konstruktérům jasná. K některým věcem tohoto oboru se ještě vrátíme v příštím článku o stavbě, množství dalších problémů a otázek však přecházíme; jsou sice velmi zajímavé, avšak méně důležité a zdržely by nás od práce.

Ing. M. Pacák.

Zdroj rušení rozhlasu, který se dá snadno odstranit.

Při vyšetřování rušení rozhlasu přichází se často na zdroje rušení, které sice velmi ruší, ale jejich odstranění je rychlé a nevyžaduje žádných výloh, jež zručnosti.

Bývá to někdy jednopólový vypínač pro zapínání elektrických světel v domácnosti, který je stavěn podle normy ESČ a který se dá lehce rozbrati a složiti. (Nesmí to být jen laciný brak.) Příčina rušení bývá často buď v povoleném přívodu (stačí pak jen přitáhnout šroubek, kde je přichycen přívodní drát) anebo mezi oběma dotyky, které provádějí vlastní zapojování. Rušení v tomto případě nastane tím, že se utvoří na kruhové ploše mezi dotyky vodivá masa vaseliny, prachu a mosazných pilinek ze spojky. Tato hmota způsobuje, že nepatrný proud se uzavírá přes žárovku, a protože dotek je nedokonalý, nastává špatný spoj. Rušení se jeví tak, že při jednom otočení vypínačem praskot zmizí (proud se uzavírá přes mosaznou spojku), při druhém otočení se objeví nestejnometerný praskot, který se méní podle kolísání nedokonalého spoje mezi dotyky vypínače a částečnou vodivostí utvořené hmoty. Stačí odpojiti celý vypínač, odmontovati pohyblivou část se zapínací spojkou a hadříkem, navlhčeným v trošce benzingu nebo lihu očistit viditelnou hmotu, která je kruhovitě nanesena na spodní pevné části vypínače. Práce s odpojením se musí provést při vyšroubovaných pojistikách nebo vypnutém hlavním vypínači na počítadlové desce.

B. Šmejkal.

Vlastnosti a složení

ELEKTRYICKÝCH VENTILŮ

Činnost elektrolytického usměrňovače je v podstatě stejná jako u usměrňovačů stykových, t. j. kuproxových a selénových. Stykové usměrňovače skládají se z vodivých destiček s doléhačími destičkami některých polovodičů. V místě styku přecházejí elektrony snadněji z kovu na polovodiče než naopak, což znamená, že odpor takové soustavy je větší při průchodu z kovu na polovodič než opačně. Poměr odpornů v obou směrech je značný a proto lze s výhodou použít k usměrňování. Usměrňovač s polovodičem z kysličníku mědného Cu_2O , kuprox) mávají poměr odpornů 1 : 4300 při napětí 2 V,


zprvu rychle a pak pomaleji. Klesání působí mimo vrstvičku hydroxydu hlinitého převážně tenoučká vrstvička plynu, vytvořená připojeným napětím. Tento pochod se nazývá formováním usměrňovače. K dobré činnosti elektrolytického usměrňovače je nutné, aby na elektrody bylo stále připojeno napětí stejnosměrné, udržující vrstvičku plynu. Lze proto usměrňovače elektrolytického dobře použít k nabíjení akumulátorů nebo k napájení filtru s kondensátorem na vstupu, ne však k trvalému napájení spotřebiče, kde není žádáno akumulace proudu, který by byl schopen nejméně udržeti formováním utvořenou vrstvičku plynu.

Elektrická pevnost vrstvičky polovodiče je dána solí elektrolytu. Pokud jde o výši napětí, lze nejlepšího výsledku dosáhnouti z boritany a z těch boritanem ammoným, $(NH_4)HBO_2$, a to mezního napětí až 530 V. V připojené tabulce jsou data elektrolytů pro různá mezná napětí.

Měrný odpor elektrolytu není jedinou složkou výsledného odporu usměrňovače, přičítá se k němu ještě odpor vrstvičky polovodiče, který závisí na provozním napětí. Celkový odpor lze zjistiti jen jeho změřením. Vrstvička polovodiče je velmi tenká a její dielektrická konstanta poměrně velká, proto i kapacita elektrolytického ventilu je veliká. Každý amatér si proto může snadno vyrobiti elektrolytický kondensátor. Odpařování elektrolytu zabránuje tenká vrstvička oleje, nebo u některých boritých solí použitím glycerinu za rozpustidlo.

Amatérsky snadno zhotovíme elektrolytický kondensátor nebo usměrňovač složením elektrod z plechu kovů podle tabulky do příslušného elektrolytu a jejich zformováním. Formování kondensátorů vyžaduje delší doby (3 až 4 hodin), zatím co usměrňovač lze již po půlhodiném formování připojiti na střídavý proud a nabíjeti jím. U hliníkové elektrody 100 × 100 mm lze po zformování v roztoku boritých solí dosáhnouti kapacity při napětí 200 až 300 voltů, 8 až 10 μF a jestliže se hliníková deska poleptá, zvětší se tím její povrch 2násobně až 3násobně a tím i kapacita kondensátoru na 20 až 30 μF . Že takový kondensátor je kutilovi dobrou pomůckou přes poměrně značné rozměry, jistě každý uzná.

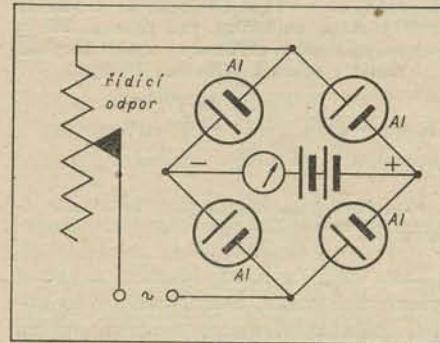K jednocestnému usměrnění používáme jednoduchého elektrolytického ventilu z nádoby s elektrolytem, do něhož jsou ponořeny elektrody. K dvou-



Tabulka elektrolytických ventilů při teplotě 15° C.

Mezné napětí	23 V	70 V	100 V	150 V	200 V	300 V
Kladná elektroda	Ta	Al	Al	Al	Al	Al
Záporná elektroda	Pb	Fe	Pb	Pb	Pb	Pb
Rozpustidlo	H ₂ SO ₄	H ₂ O	H ₂ O	H ₂ O	H ₂ O	glycerin
Sůl elektrolytu	FeSO ₄	(NH ₄)CO ₃	NH ₄ PO ₄	borax	H ₃ BO ₃	H ₃ BO ₃
Váha soli kg/l	0'008	0'2	0'4	0'06	0'05	0'62
Přísada elektrolytu	—	—	—	NH ₃	NH ₃	NH ₃
Váha příslušek kg/l	—	—	—	0'05	0'05	0'05
Hustota elektrolytu Bé	25	10	25	4'5	3'2	—
Měrný odporek elektrolytu	1'4	8	7'4	47	100	—

Vysvětlivky k tabulce:

Ta = tantalum = tantal. — Al = aluminium = hliník. — Pb = Plumbum = olovo. — Fe = Ferrum = železo. — H₂SO₄ = kyselina sírová 25° Bé. — H₂O = voda (destilovaná). — FeSO₄ = siran železnatý = zelená skalice. — (NH₄)CO₃ = uhličitan amonný. — NH₄PO₄ = fosforečnan amonný. — Na₂B₄O₇ = tetraboritan sodný = borax. — H₃BO₃ = kyselina boritá. — NH₃ = čpavková voda 26% = amoniak.


cestnému usměrnění lze použít buď čtyř jednotlivých ventilů v samostatných nádobách, zapojených do Graetzova můstku (obr. 1), nebo dvojčinného ventilu s transformátorem (obr. 2). Prvýho způsobu dvoucestného usměrnění lze užiti všude tam, kde je střídavé napětí vhodné k přímému nabíjení akumulátoru. Při velkých rozdílech mezi napětím síťovým a nabijecím je pro hospodárnost transformujeme; v takovém případě je výhodnější použití dvojčinného ventilu, poněvadž provoz jeho je úspornější než Graetzův můstek a podstatně jednodušší. Proti mechanickým usměrňovačům má elektrolytický nesporou výhodu, že jej lze ponechat prakticky bez dohledu a že

i v případě přerušení napájecího střídavého proudu nemůže nastati vybíjení akumulátoru; u mechanických usměrňovačů musí být v jejich nabijecím obvodu zapojen minimální spinač.

Zapojení podle obr. 2 lze s výhodou užiti u větrných elektráren se zdrojem střídavého proudu, kde je usměrňovač současně i minimálním spinačem.

Účinnost elektrolytických usměrňovačů je značná, 60 až 80 procent, a použijeme-li čistých kovů (hlavně Al) pracují spolehlivě i při zatížení 0,1 A na 1 cm² elektrody (t. j. na 2 cm² celkové plochy) a do teploty 50° C.

K zhotovení elektrolytických ventilů (kondensátorů) se velmi dobře hodí skleněné nebo pryžové nádoby od olověných akumulátorů, mezi jejichž žebra lze dobře upvnouti i elektrody ventilů. Při zhotovování ventilů z hladkých nádob je nutno jednotlivé elektrody vzájemně isolovati; to lze dobré provést skleněnou trubičkou, zahnutou do tvaru V. Prostor k shromažďování kalu lze získati podložením silnější skleněné trubičky, ohnutej do tvaru Z, na dno nádoby. Zd. Šlastný.

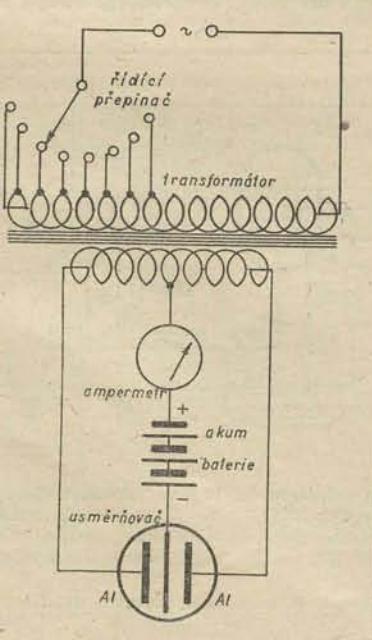

Obr. 2. Elektrolytický dvoucestný usměrňovač s dvojčinným ventilem.

působení silnoproudých zařízení na ně býlo co nejmenší (dobre vnější anteny, v novostavbách pokud možno společné anteny se stíněným přívodem, dokonale přijímače a dobrá uzemnění). Silnoproudová zařízení mají být jednak při výrobě (stroje a přístroje do 500 W, uvedené v předpisech ESČ o ochraně rozhlasu před rušením), jednak dodatečně zabezpečena proti rušení, ruší-li příjem Prahy I (Liblice) a říšského vysílače Čechy (Mělníku) v Čechách, Brna I (Komárova), Donau (Dobrochova) a po př. M. Ostravy na Moravě na dobrém přijímacím zařízení, neohrozí-li se ovšem tímto opatřením bezpečnost chodu silnoproudého zařízení, nevznikou-li tím nepřiměřené náklady nebo nejde-li jen o krátkodobé rušení (na př. u vypinače). Dále je v ujednání řešena otázka úhrady nákladů spojených s opatřením proti rušení. Náklady poneše posluha rozhlasu, jde-li o chybě nebo nedostatečné přijímací zařízení nebo jde-li o opatření na přijímacím zařízení, jímž se kromě odstranění rušení též jinak zlepší příjem nebo konečně tehdy, chce-li nerušeně přijímat i jiné než shora uvedené vysílače. Majitel rušícího zařízení poneše náklady, je-li toto zařízení vadné nebo není-li zabezpečeno proti rušení podle předpisů ESČ.


Dále určuje ujednání postup poštovních a elektrárenských odborníků při vyšetřování rušení. Úpravu silnoproudých zařízení proti rušení jsou oprávněny provádět jen odborné elektrotechnické firmy (nebo elektrárny), které pak za řádné a bezpečné provedení odpovídají. Pošta a elektrárny vyberou k této agendě schopný odborný personál (poštovní správa právě v těchto dnech odborně školí tento svůj personál z celého Protektorátu). Zásady tohoto ujednání budou propagovány tiskem, rozhlasem a v kurzech, které pořádá pošta s ESČ pro elektrotechniky.

Ing. Josef Bříza.

Dvě drobnosti pro fotoamatéry.

Z hledáčku dálkoměr. Hledáček (sklápací, se šílkým zrcátkem) jakým jsou vybaveny zvláště všechny aparáty s výtahem, se dá snadno ocejchovat jako dálkoměr. Srovnávací „Jednotkou“ může být nejlépe osoba, která amatéra nejčastěji provází (a na jehož snímcích málokdy chybí). Bude jako objekt státi při cejchování ve vzdálenostech předem změřených (na př. 2,50; 3,00; 4,50; 7,00 m nebo jiných, které již bývají vyryty v aparátu); přístroj se zaměří tak, aby nohy v hledáčku přišly právě na dolní okraj. Na výšku si na okraj hledáčku ryskami označíme, kam až výzdyky sahala hlava. Tim je zaostřování dost dobré zabezpečeno, a fotografujeme-li skupinu a pod., řídíme se podle téže osoby nebo jiné, přibližně stejně vysoké.

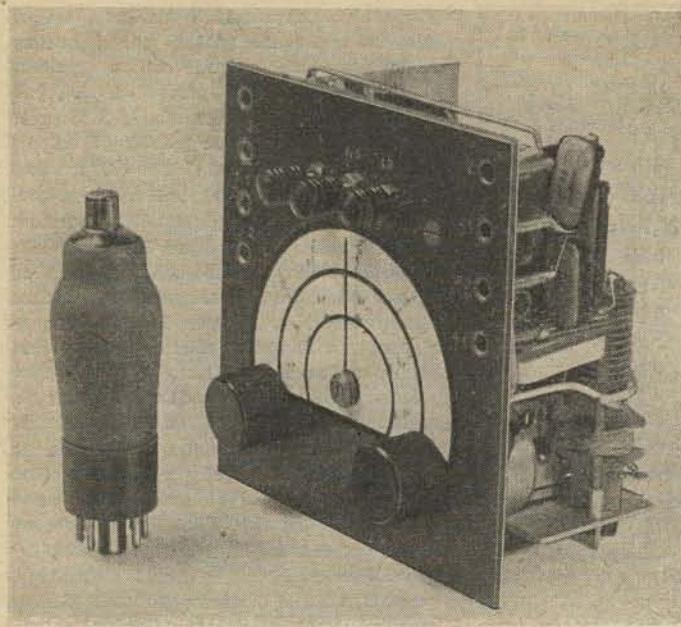Lžičku na chemikálie ze starého filmu si uděláme ohnutím filmu do žlábku a na jedné straně dva sousední rohy, které přišly na sebe, sepnete sponkou na papír nebo prošijeme prošíváčkou na spisy. P. V.



Přenosná jednolampovka

s elektronkou DAH 50,
pro dva vlnové rozsahy, se superreakcí



542 A

**Hotový přístroj
s jednoduchou papí-
rovou stupnicí a
s elektronkou. Vlevo
elektronka DAH 50.**

Je tomu téměř rok, co jsme ohlásili příchod úsporné a velmi výkonné složité elektronky DAH 50. Je to, jak už víme, následovník staré a dosud oblíbené elektronky s mřížkou proti prostorovému náboji, která má dobrý výkon i při anodovém napětí pod 20 V. O jejich vlastnostech jsme podrobně psali v loňském čísle 6. a 7. t. l., kde byly také první dva přístroje, jednolampovka a dvoulampovka s výmennými cívками a s touto elektronkou. Zájem čtenářů o tyto přístroje byl tehdy omezen tím, že elektronka mohla být pro nedopátrání uvedena na trh až později. Dnes se již v omezeném množství prodává a před počátkem období výletů a prázdnin jistě přijde vhod popis a stavební návod na prostou jednolampovku s rozsahem krátkých a středních vln, která využívá všechny výhody této vskutku kouzelné elektronky.

Pohled na schema prozradí, že sotva může být zapojení jednodušší, než má tento přístroj. Antena, která bude zpravidla náhražková, je spojena přes malé vazební kondensátory přímo s mřížkovým koncem ladicí cívky. Tato cívka má jen vinutí mřížkové a na krátkých vlnách několik závitů reakčních, používáme totiž zapojení, zvaného negodyn, při němž obvykle zvláštní vinutí pro zpětnou vazbu odpadá. Vidíte, jaké jsou tu rozdíly proti jiným zapojením. Prostorová mřížka elektronky (mezi mřížkou řídící a katodou) je spojena s horním koncem ladicí cívky. Protože však musí mít kladné napětí proti katodě, rovně zpravidla plnému napětí anodovému, je zemní konec ladicího obvodu připojen na kladný pól anodového zdroje a nikoliv na zemní vodič resp. společný záporný pól obou baterií, jako obvykle. Anodový obvod u obyčejného negadynu nemá než telefon. Protože však negodyn ani s touto výkonnou elektronkou nechce spolehlivě


pracovat na krátkých vlnách, pomáháme zpětné vazbě asi čtyřmi závity cívky L_v . Sluchátka blokujeme kondensátorem C_b a jejich zdírky jsou upraveny pro zapojení jedných nebo dvojích sluchátek v serii, anodová baterie má kondensátor C_k paralelně, aby neškodil vnitřní odpor, který stoupá zejména u stárnoucí baterie.

Další rozdíl proti běžnému provedení je v řízení zpětné vazby. Jak se asi pamatuji, používá se u původní úpravy negadynu k řízení zpětné vazby změny žhavicího napětí a tím řízení zesílení elektronky. Byli bychom také použili tohoto způsobu, kdyby bylo snadné získat žhavicí reostat 30 až 50 ohmů. Avšak od té doby, co používáme bateriových elektronek napájených přímo z akumulátoru, nejsou reostaty v prodeji a ty, které občas ve starších součástkách

koupíme, nemají dostatečně jemný chod. Proto řídíme zpětnou vazbu odporem, zařazeným v obvodu stínicí mřížky. Je to asi takový odpor, jakého používáme pro tónovou clonu u běžných přijimačů, a dobré se v této úloze osvědčil.

Přijimač je tentokrát vystavěn samotný, bez ohledu na baterie, které mohou být s ním ve společné skřince, jako u „Kouzelné jednolampovky“ v loňském čísle 6. Můžeme je však také umístit v samostatné krabičce a tím přijimač rozdělit ve dvě části, které snáze uložíme při přenášení. Kostra sama je dosti veliká, abyste do ní mohli vestavět běžné součásti. Chcete-li si však pohrát a máte-li dovednost a trpělivost, můžete se pokusit rozměry přístroje ještě podstatně zmenšit.

A ještě něco zvláštního máme v zapojení: je to obvod LR a CR , který tvorí t. zv. superreakci. Tento způsob zvětšování výkonu není dnes tak běžný, jako tomu bývalo na počátcích radiotechniky, třeba dokáže zvětšit výstupní výkon až desetkrát. Příčina úpadku jeho obliby není jen v tom, že dnes máme výkonější elektronky než v době, kdy superreakční zapojení kvetlo, nýbrž i ve zmenšení selektivnosti, které se s ní dostavuje a také v rušivém šumotu, jak se o tom sami přesvědčíte. Při návrhu jsme pozorně zkoušeli výsledek a přestože je přístroj zase o něco složitější, než jsme původně měli v úmyslu, vestavěli jsme do něho superreakční obvod s vy-

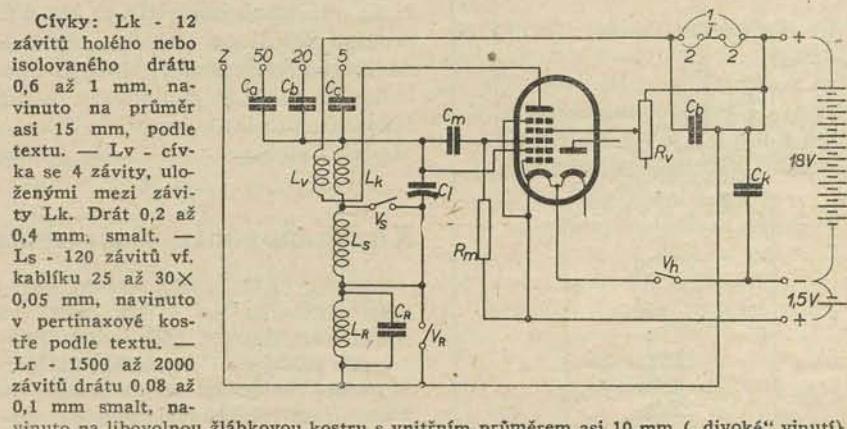

Cívky: Lk - 12 závitů holého nebo izolovaného drátu 0,6 až 1 mm, navinuto na průměr asi 15 mm, podle textu. — Lv - cívka se 4 závity, uloženými mezi závity Lk. Drát 0,2 až 0,4 mm, smalt. — Ls - 120 závitů vf. kabliku 25 až 30 × 0,05 mm, navinuto v pertinaxové kostce podle textu. — Lr - 1500 až 2000 závitů drátu 0,08 až 0,1 mm smalt, navinuto na libovolnou žlábkovou kostru s vnitřním průměrem asi 10 mm („divoké“ vinutí).

Kondensátory: Ca - 50 pF. — Cb - 20 pF. — Cc - 3 až 5 pF. — Cm 100 pF, pokud možno slídové, nejsou-li stačí papírové; Cc nahradíme stočením dvou drátů ve špagetách na délku asi 1 cm. — Cb - 2000 pF. — Ck - 0,1 μF. — Cl - vzduchový ladicí kondensátor 500 pF, dobré jakosti.

Odpory: Rm - 1 až 2 MΩ. — Rb - 50.000 ohmů, potenciometr, lineární nebo logaritmický.

Elektronka DAH 50.

Zdroje: Anodová baterie ze čtyř plochých baterií, spojených v serii. Pro žhavení spojíme několik jednotlivých článků z týchž baterií paralelně.

pinačem, kterým jej můžeme vyřadit, když jej nepotřebujeme.


Celní deska z pertinaxu tloušťky asi 2 mm nese kostru z plechu, tvaru L. Na jednom rameni je objímka elektronky, na druhém ladicí kondensátor a cívka. Na čelní desce jsou dvě čtverice zdířek pro antenu, uzemnění a sluchátka, dále tři jednoduché vypínače zástrčkového typu, ladicí stupnice s jednoduchým převodem a potenciometr pro řízení zpětné vazby.

Ladicí převod je šňůrkový. Na hřidele ladicího kondensátoru je nasazen malý bubínek z plechu nebo ze železa a p., přes nějž vedeme šňůrku, jejíž oba konci jsou napínány krátkými pružinkami o ocelové struny, které zavěsimy na hřebíček, zasazený ve žlábkům bubínku. Ladicí hřidel z tyče 6 mm je osazen na 4 mm, aby chom mohli použít obyčejné zdířky jako ložiska a pro šňůrku je tu ostrý žlábek, kolem kterého stačí jediné opásání, tedy jen jako obyčejný nezkřížený řemen. Aby se hřidelik nedal vytáhnout, zajistíme jej ve zdířce buď kolíčkem nasazeným do díry v zeslabené části za zdířkou, nebo podložkou, kterou zase zajistíme kroužkem z ocelového drátu, zamáknutým do podobného žlábků, jako pro šňůrku.

Cívku si také můžeme snadno udělat sami. Mnozí naši přátelé mají sice již naviječku na křížové cívky a s tou by ovšem provedení mohlo být vzhlednější, počítáme však se zájemem čtenářů bez díleneské výbavy. Proto vyřežeme z pertinaxu 1,5–2 mm dvě destičky tvaru podle výkresu. Svými zárezy se dají do sebe nastrčit a vytvoří tak jednoduchou kostru na vzduchové cívky. Na horní rovné části jsou zárezы, které pokud možno mají postupovat ve šroubovici. Cívku pro krátké vlny vyrábíme tak, že vhodný kus drátu tloušťky asi 1 mm

Vpravo náčrt pertinaxové součásti cívkové kostry. Dole zapojovací plánek. Oba obrázky ve skutečné velikosti lze koupit v red. t. 1. za K 5,—, předplatitelé K 4,—.

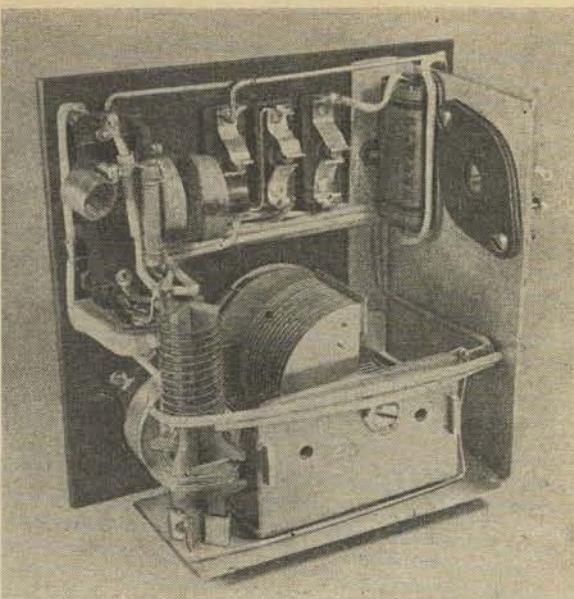Pohled do přístroje s vytaženou elektronkou. Nahoře souprava kondensátorů a tři vypínače zástrčkové, vedle ladicího kondensátoru potenciometr a cívková souprava.





navineme na váleček o průměru 10 mm, takže po sejmání dostaneme spirálu asi 11 mm. Tu můžeme s mírným roztažením jaksi našroubovat na křížovou kostru a závity se pružností tlačí do zárezů, takže zbývá jen zajistit konci provlečením dírkami na vhodných místech a cívka je hotová. U cívky pro střední vlny je práce ještě snazší: do


širšího zárezu v páscích, tvořících kostry navineme 120 závitů vf. kabliku 20 až 30 × 0,05 mm. Konci opět zajistíme, třeba zakápnutím kouskem asfaltu. Mezi horní závity cívky pro krátké vlny navineme čtyři závity drátu asi 0,2 mm jako vinutí pro zpětnou vazbu. Ty už nemusí být kruhové. Zapojení i co do směru vinutí udává schema. Místo cívky doma vyrobené můžeme též použít nějaké dobré tovární cívky pro odlaďovač (Ls) a cívky pro krátké vlny, jejíž vinutí pro zpětnou vazbu poněkud omezíme (Lk).

Také zástrčkové spinače Vs, Vr a Vh si můžeme ve své domácí dílně snadno vyrobit. Míry k tomu udává výkres a stačí jen stručný popis. Pertinaxový pásek tvoří základnu, na niž jsou střechovitě proti sobě přinýtována dvě pérka. Mezi nimi je jakožto ložisko a současně středové upevnění obyčejná šroubovací telefonní zdířka a v ní se posouvá kolíček s rukovítkou z dřevěné perly nebo pod. Kolíček má žlábek, do něhož zaskakuje zahnuté konec pérka. Vytáhneme-li jej, je spojení mezi pérky přerušeno, zasuneme-li jej spojí kolíček obě pérka.

Při spojování, které nedá mnoho práce, pamatujme na stísněné rozměry přístroje a na to, že jej chceme přenášet na výlety a pod. Spájme proto pevně, součástky vhodně rozdělme (je jich ostatně velmi málo), superreakční obvod upevníme na pertinaxovou destičku i s ladicím kondensátorem a za malou chvíli můžeme zkoušet. Protože se tu kladný pól anody toulá mezi ostatními spoji a jde dokonce i na cívku, musíme dát pozor na nahodilý zkrat, který by mohl stát elektronku život.

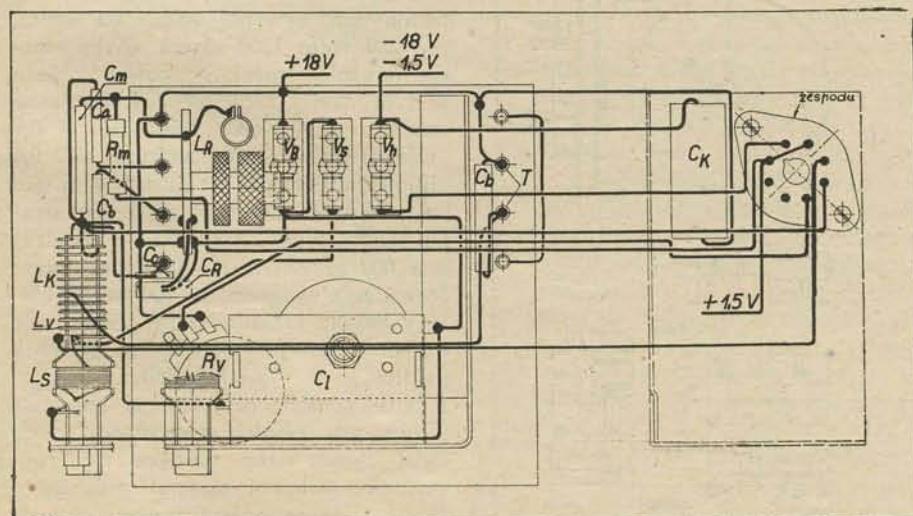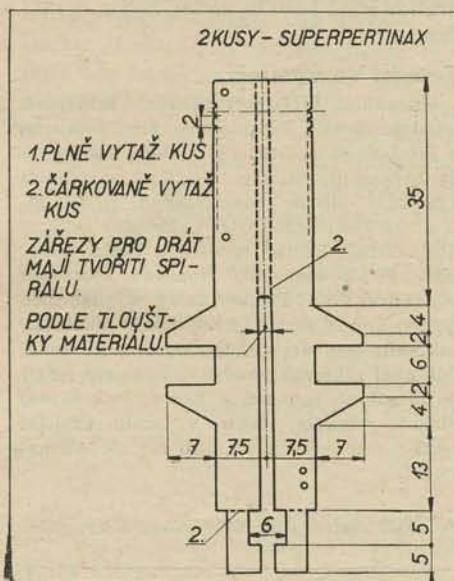Obsluha je docela snadná a povíme jen, jak se přístroj chová. Dokud je při zapojených bateriích zařazen celý odporník Rv do obvodu stínící mřížky, pracuje přístroj jen slabě a po zpětné vazbě není



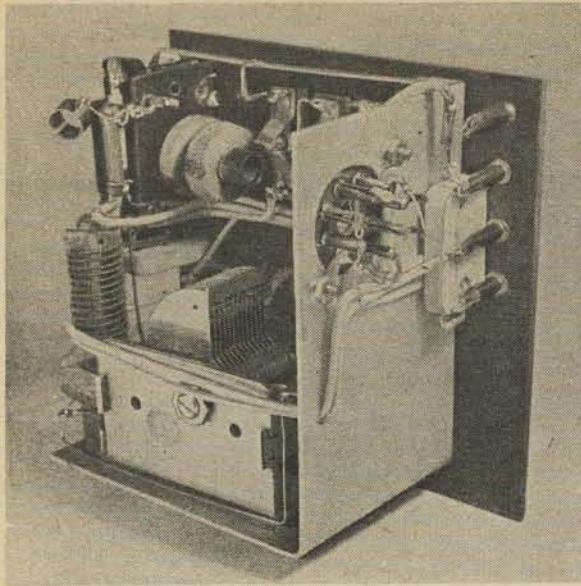

Pohled se strany objímky elektronky; vidíme telefonní zdírky
a blokovací kondensátor
telefonu.

potuchy. Vyladíme tak při otevřeném V_s jen místní stanice. Točíme-li R_v tak, aby odporník klesal (vývody zapojíme tak, aby to bylo při točení doprava), tu se v jistém místě ozve klapnutí zpětné vazby se všemi ostatními průvodními znaky, které snad každý zná. Když nyní ještě přerušíme spinačem V_r zkrat superreakčního obvodu, můžeme utahovat vazbu ještě dál, až ve sluchátkách se zvláštním sykotem nastane značné stoupení hlasitosti. To je stejně na obou rozsazích, třeba někdy na počátku nebo na konci krátkých vln nechce superreakce přispívat.


Při poslechu s náhražkovou antenou nebo někde v lese je zesílení superreakcí velmi vítané. Méně přijemné je, že s ní je přijimač málo selektivní, to však právě v uvedených poměrech obyčejně nevadí. Když se na dobré anteně stanice míchaly, pak prostě zastrčíme kolíček V_r a posloucháme na selektivní jednolampovku. Při krátkých vlnách zapojujeme antenu přes kondensátor C_c .

Ještě poznámku pro dovedné pracovníky, kteří by i zde měli rádi vlny dlouhé. Ladicí cívku dlouhovlnnou, která by měla na podobné kostře jako je tato asi 300–350 závitů drátu 0,15 mm, zapojíme pod cívku L_s a spojujeme je na krátko ještě jedním zástrčkovým spinačem.

Termiti ve vysílači

Kusadlům bílých tropických mravenců neodolá kromě kovu skoro nic. Proto se s nimi musí počítat při výrobě všeho, co je určeno pro tropy. Zvláštní opatrnosti vyžaduje stavba elektrických přístrojů, u nichž často stačí malé poškození isolace, aby nastalo krátké spojení a vážná porucha. Když byl tedy nedávno sestrojen v laboratořích Philips nový vysílač pro tropy, byly v něm všechny spoje upevněny tak, aby nevedly nikde těsně vedle sebe, což není nikterak snadné v té husté spletěnosti součástí a drátů. Pak ovšem isolace odpadla, takže v tomto vysílači není pro mravence vskutku nic „k zakousnutí“.

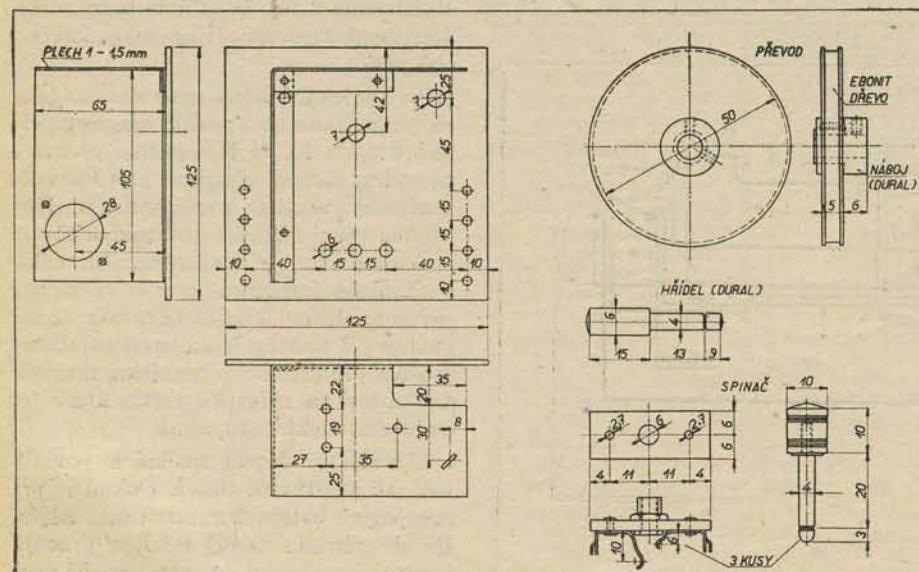Součásti kostry, ladícího převodu a vypínače.



Rozkládací TRANSFORMÁTOR pro školní i domácí pokusy

Transformátor, který popisují, našel velkou oblibu ve fyzikálních kabinetech středních škol. Je mnohostranný a může pracovat nejen jako transformátor, nýbrž i jako vstupní transformátor, jakou tlumivku nebo jako elektromagnet.



Jádro je ze dvou kusů, tvaru U a I, z transformátorových plechů, rádě od sebe izolovaných. Krajní plechy jsou silnější, 1 mm až 1,5 mm. Je pronýtován ve čtyřech místech nýty 4 mm. Horní překlad je složen též z lístků se silnějšími krajními plechy a pronýtován jako spodní díl. Dosedací plochy po stažení čistě opracujeme, aby ztráty v mezeře nebyly veliké. Je výhodné, můžete-li jádro potom rozebrat, odstranit břity a znova sestavit. Jádro má průřez asi $3 \times 3 \text{ cm}^2$.

Obě části je nutno při provozu k sobě důkladně stáhnout, na př. dvěma lištami dřevěnými nebo železnými, které podkládáme pod transformátor a přikládáme shora a celek stáhneme na každé straně svorníkem. Na náčrtku jsou jen hlavní míry, je však možno pořídit si důkladnější úpravu; lišty můžeme nahradit profilovým železem, které současně zarážkami centruje jádro a jho správně proti sobě. Stahuje me pohodlně a rychle křídlovými matkami.

Pro usnadnění centrování je možno též do styčných míst vyvrati přesně proti sobě otvory, do kterých se vsazují centrující kolíčky, které jsou 4 mm v průměru a na obou stranách péraví jako banánky (protilehlé řezy pootočeny proti sobě o 90 stupňů). Rozměry, které jsou uvedeny, není třeba se přesně držet. Výkon bude ovšem podle velikosti menší nebo větší.

A nyní o cívkách. Základní cívky budou dvě, pro 120 voltů 600 závitů, pro 220 voltů 1200 závitů. Cívky vine me na tuhé lepenkové kostry vpředu se svorkovnicí. Drát měděný, izolovaný smalem. Cívka 600 závitů drát Ø 0,8 milimetru. Cívka 1200 závitů drát Ø 0,6 milimetru. Cívka 6 závitů drát Ø 5 mm holý. Navlékneme nyní na jednu stranu jádra cívku 1200 závitů a na druhou 600 závitů, máme převodní transformátor s výkonem asi 100 wattů, který v mnoha případech plně vyhoví. Ze transformátor je možno mírně přetížit, uvidíte ještě z následujícího.

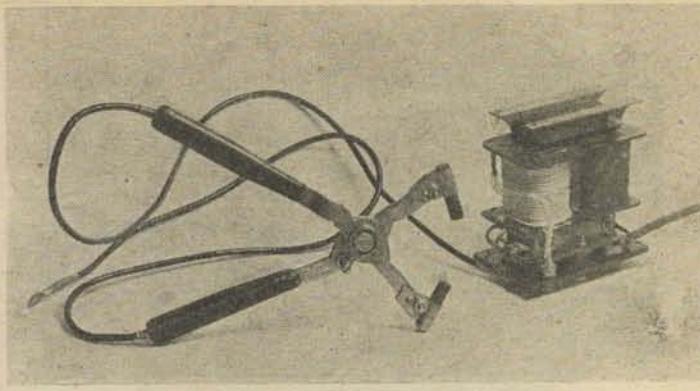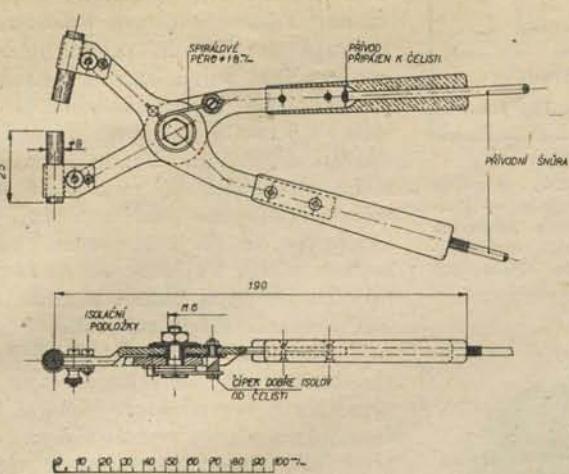Další použití: navineme si sekundár přímo pro nějaký usměrňovací element článek nebo výbojku usměrňovací pro nabíjení akumulátorů, který máme. Zde je ovšem nutno postupo-



Sestavení a vzhled kleště ke spájení (k napájení se hodí pokusný transformátor podle předchozího článku).

vati pečlivěji, zvláště jde-li též o žhavění a pod. Jinak jest možno svorkovnice sekundární cívky přímo upravit s objímkou pro usměrňovači element a potom odebíráme z dalších svorek přímo stejnosměrný proud, který je ovšem pulsující.

Transformátor též snadno upravíme ve zdroj stejnosměrného proudu pro přijimače, navineme-li sekundární cívku na hodnoty, odpovídající použité elektronce usměrňovači jednocestné nebo dvoucestné, a současně přivineme i vinutí pro žádané žhavicí napětí. Ze tohoto transformátoru můžeme použít jako žhavicí pro lampy s neobvyklým žhavením, je snad samozřejmé. Velmi dobře se osvědčil při zkoušení elektronek, kde bylo možno lehce vyvést celou řadu vývodů s různým napětím k příslušnému přepinači, pro anodové obvody potom bylo použito maximálního napěti žhavicího 36 voltů, do kteréhož obvodu jsem vkládal měřicí přístroj.

Ještě jedno bych rád poradil v této části. Často potřebuje amatér různé na-

pěti anodové s rozsáhlou možností regulace, na př. pro cejchování měřicích přístrojů. V tom případě je výhodné navinout si žhavicí napětí usměrňující elektronky a dále vinouti sekci pro anodové napětí s odbočkami po 50 až 100 V. Pravidlo odebíráme potom s anody usměrňovači elektronky a jedné odbočky přes filtr z kondensátoru, tlumivky a kondensátoru. Tento filtr dimensujeme podle požadavků, které na něj klademe. Zádáme-li jemnější regulaci než po skocích, v jakých jsme zhotovili odbočky vinutí, potom mezi tyto dvě nejbližší žádaného napětí připínáme potenciometr s dostatečně velkým odporem a s běžce odebíráme napětí, které můžeme přesně nastaviti.

Stejně můžeme cejchovati i přístroje střídavým proudem, neboť máme možnost nastaviti při tomtéž uspořádání, ovšem bez elektronky, jakékoliv napětí. Sekundár můžeme navinouti i pro pouhon hraček, elektromotorků, relátek, osvětlovacích žárovek atd.

Nejnižší napětí, které můžeme demonstrovat jest napětí vznikající v jednom závitu. Upravíme-li tento ve formě žlásku z isol. hmoty, do kterého dám zlomyky lehce tavitelného kovu, roztaví se tento. Pro pokus doporučují použití pro primární vinutí cívku pouze o polovičním počtu závitů (300 pro 120 V, 600 pro 220 V) a zapínat jen krátce.

Praktičtější bude však použití šesti závitů z měděného drátu Ø 5 mm. S tímto napětím můžeme sváreti bodové slabé plechy a drátky: svárené plísky, očištěné, stisknou se měděnými elektrodami, které jsou spojeny s konci cívky. Spojuvací lana volíme dostatečně silná Ø 6 až 10 mm vzhledem k proudu, který probíhá — několik desítek i set ampérů — nebo ještě lépe upravíme celek na cívce, a zapojíme primární proud, třeba stisknutím tlačítka nohou, místo pod elektrodami se rozežaví a stiskem se spojí, proud pak hned vypneme a svář je hotov.

Ant. Kovářík.

Spájecí kleště


K čemu vlastně jsou — ptáte se možná — vždyť nám přece stačí elektrické nebo obyčejné pajedlo, na pohled jednodušší a levnější. Potrebujete-li však při nějaké práci jen občas spájet s nepravidelnými přestávkami, pak je škoda nechávat celou dobu hrát pajedlo. Pro spojování drátů při vinutí transformátorů a cívek a pro využití odboček jsou tyto kleště zvláště výhodné.

Výkres a snímek prozrazují celé tajemství. Jsou to skutečné kleště s rameny ze silného železného plechu, která jsou od sebe dobře izolována a odtačována pružinou z ocelové struny 1,5—2 mm silné. Ani tato pružina nesmí ramena navzájem elektricky spojovat, protože jsou na ně přivedeny pólů zdroje energie, kterým může být síťový transformátor s vinutím pro 4 V a asi 6 A, nebo také dostatečně veliký akumulátor. Delší konce ramen našich kleští jsou opatřeny dřevěnými rukovětmi, pro snazší uchopení. Kratší konce mají přišroubovány svorky z mosazného plechu, do nichž jsou sevřeny kousky uhlíků retortových, jaké získáme z vypotřebované baterie nebo ze zbytků uhlíků obloukových. Přívody procházejí rukovítky a jdou k transformátoru. Svorky jsou s uhlíkům natočeny tak, aby se uhlík dotýkaly celou plochou.

Práce s kleštěmi je jednoduchá: transformátor připojíme na síť, s níž může zůstat trvale spojen, aniž jeho spotřeba naprázdno ohrozí nás rozpočet. Spoj, který chceme spájet, zkroutíme, naneseme spájecí pasta s címem (tinol a j.) a pak jej stiskneme mezi uhlíky. Tím se mezi nimi vytvoří vodivé spojení, v místě styku se začne vytvářet teplo tak veliké, že se drát i pasta rozžaví a cín, který se přitom roztaví, provede spájení. Práce jde rychle a je čistotná a vzhledná, takže se popsaný nástroj jistě vyplatí.

Josef Průša.

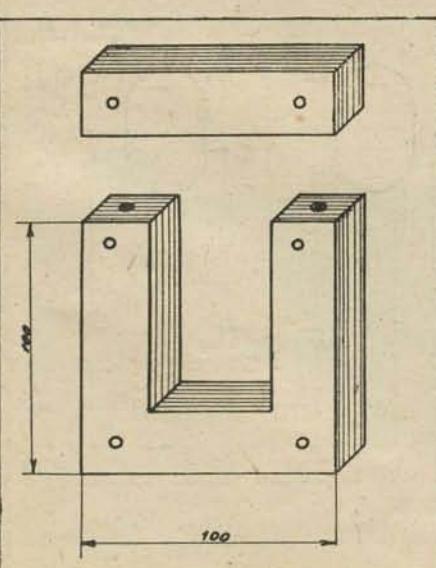
- Má-li elektrické pajedlo výkon větší než asi 50 W, pak se měď i cín zbytečně spalují. Budeme zařadit do série jako odpor vhodnou žárovku, nebo měděné tělisko uděláme delší, aby se lépe chladilo, nebo je konečně z dutiny poněkud povytáhneme.





**Jeden ladící obvod
Elektronky řady D21**

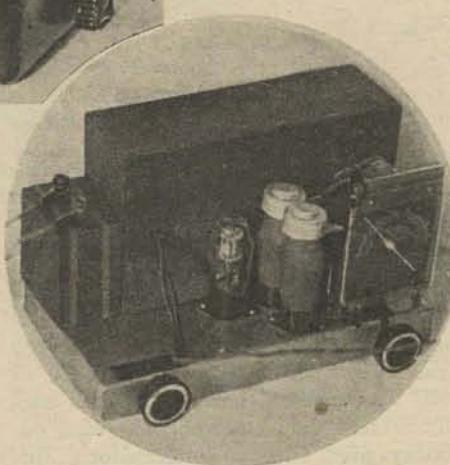Vlevo v přístroji se zdrojí v úhledné skřínce. — Rozložení zdrojů a součástek ukazuje dolejší obrázek. — Vlevo vpředu místo pro reproduktor.



Popíšeme zde přístroj, vhodný pro chatu a do přírody, neboť váží i se zdroji jen asi 4 kg. V místech neelektrisovaných dobře zastoupí síťový přístroj a díky elektronkám řady D21, ze kterých byly vybrány tři s nejmenší spotřebou, je skutečně úsporný a také vzhledný.

Přes jediný ladící obvod je přístroj dostatečně selektivní a odládovače bude potřebí jen v blízkosti silného vysílače. První, DF21, je detektor se zpětnou vazbou s následujícími dvěma stupni nf, odporového zesílení. Přijimač pracuje dobře na všech rozsazích i s náhražkovou antenou. Cívky i stupnice jsou tovární, ač není námitek proti použití dobrých, doma zhotovených. Reprodukce gramofonové hudby je také dobrá.

Skříň přijimače je skližena z 8 mm silných desek olšových, bukových nebo javorových. Hrany a rohy jsou zaobleny. Povrch je leštěn, ale může být nastríkán i barvou. Rozměry a provedení je patrné z výkresů a obrázků. Přes malé rozměry se dají běžné součásti pohodlně vestavět. Pro hřídel pře-

Zapojení a seznam součástí.

Cívky. — L1 - krátkovlnná cívka (**6111). — L2 - cívka pro střední a dlouhé vlny (**6399).

Kondensátory proměnlivé. — K1 - reakční 500 pF s pevným dielektrikem. — K2 - 500 pF se vzdušným dielektrikem.

Kondensátory. — K3 - 200 pF. — K4 - 0,5 μ F. — K5 - 0,5 μ F (2 kusy). — K6 - 5000 pF. — K7 - 10.000 pF. — K8 - 2000 pF. Všechny běžné papírové.

Odpor. — R1 - 1,5 M Ω (2 kusy). — R2 - 5 K Ω . — R3 - 50 K Ω . — R4 - 100 K Ω (2 kusy). — R5 - 40 K Ω . — R6 - 0,5 M Ω . — R7 - 1 M Ω . — R8 - 200 Ω .

Elektronky řady D21*. — E1 a E2 vý. pentoda DF21. — E3 - koncová pentoda DL21.

Ostatní součástky. Přepínač šestipólový - jednoho položky je použito pro vypínání žhavení (**6453). Reproduktor dynamický se stálým magnetem, průměr membrány 110 mm. (Zatěžovací odpor Ra = 22.500 Ω). — Stupnice, kostra kovová nebo dřevěná, skřínka, montážní materiál, knoflíky atd. — Anodová baterie o napětí asi 70 V sestavená z 20 běžných plochých baterií. Žhavici články, 3 kusy po 1,5 V (typ Sioux**) nebo 4 ploché baterie - viz text. Součástky * Philips, ** Palaba.

použité stupnice. Kostra je 30 mm vysoká a může být ze zinkového plechu 1,0 mm, železného 0,8 mm nebo i z překližky 4 mm. Po dohotovení ji můžeme nastríkat šedou barvou. Krabičku na anodovou baterii sklížíme z překližky 0,5 mm a je možno ji volně zasouvat do skříně. Vzadu ji zajišťuje víčko z překližky 0,3 mm, které je ke skříni přidržováno třemi otočnými plíšky, takže se dá při výměně baterií snadno odníti. Vejdě se do ní 24 normálních plochých baterií z nichž čtyři pro žhavení. Rozložení součástí ukazuje výkresy a snímky. E1, E2, E3 jsou elektronky, K2 ladící kondensátor, Př přepínač, R reproduktor. Blokové kondensátory a odpory vesměs visí na svých přívodech. provedení spojů je snadné pro jejich malé množství, a použijeme-li správných hodnot součástí, jest nezdar vyloučen.

Pro žhavení elektronek máme na vybranou dvě možnosti. Malý 2 V akumulátor, ze kterého dostaneme potřebné napětí 1,5 V zařazením nikelinového odporu 5 Ω v serii s vlákny, nebo suché baterie. Můžeme použít tří článků o průměru 34 mm, nebo čtyř normálních baterií, z nichž odstraníme záliv


TŘÍLAMPOVKA NA BATERIE


pinače je vyříznut v boční stěně vodovorný otvor, aby bylo možno vytáhnout kostru bez snímání knoflíku. Reproduktor je přišroubován přímo na přední stěnu skříně a je kryt zepředu látkou. Přívod k němu ponecháme dlouhý asi 0,4 m, abychom mohli pohodlně pracovat i při vytažené kostře. Stupnice s ladícím kondensátorem, reakčním kondensátorem a spinačem jsou přímo na kostře. Otvor pro stupnici v přední stěně bude se samozřejmě řídit podle

a zapojíme jednotlivé články paralelně.

Umístiti je můžeme v téže skřínce. Jelikož je žhavici spotřeba všech elektronek jen 100 mA, vydrží články v provozu asi 90 hodin. Osvětlení stupnice nedoporučujeme, jelikož samotná osvětlovací žárovka má spotřebu až čtyřikrát větší, než všechny elektronky přijimače.

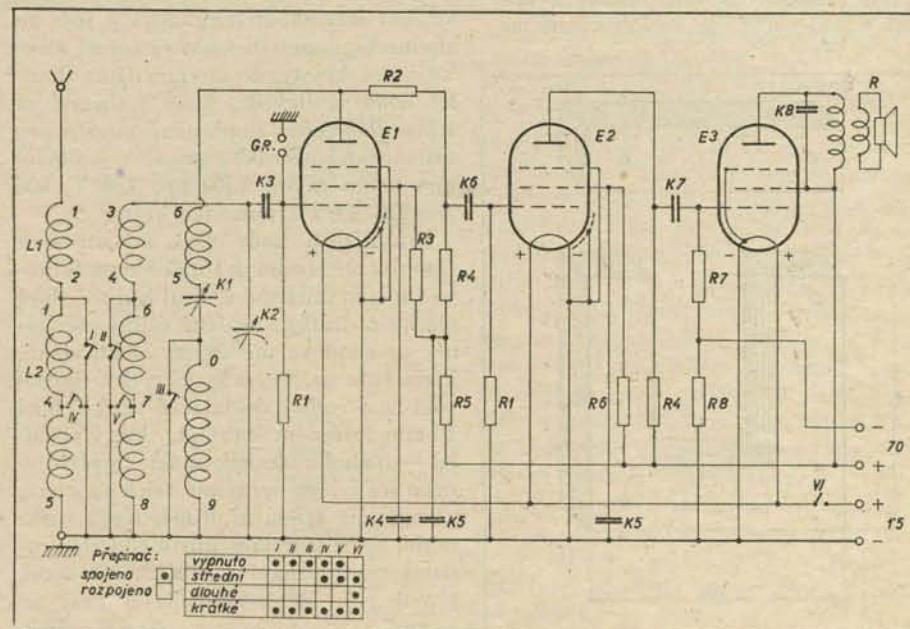Anodové napětí dává baterie, složená ze 20 normálních plochých článků, jež jsou spojeny v serii obvyklými spojkami



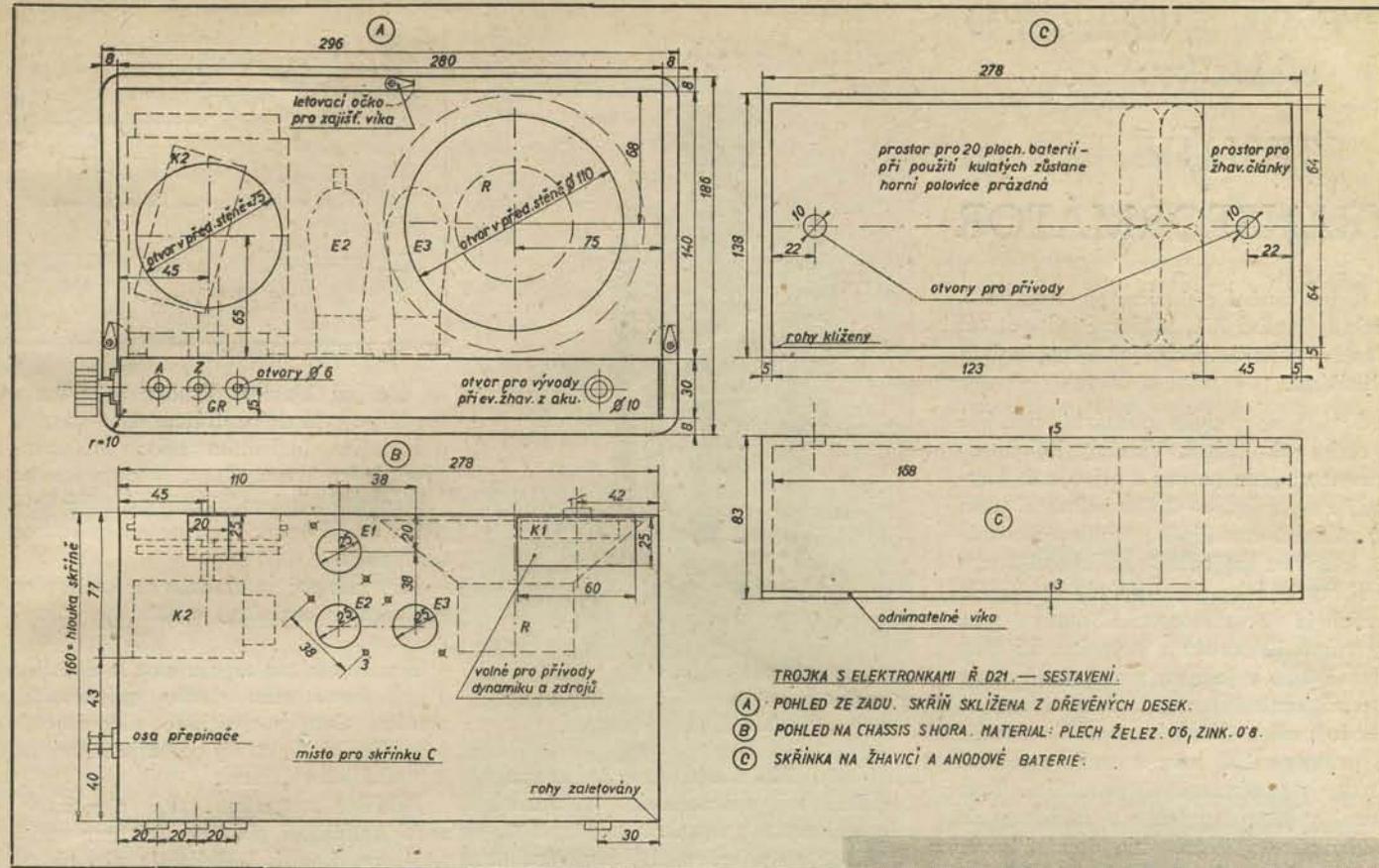

mi. Jelikož je spotřeba přijímače jen asi 5 mA, je možno anodovou baterii složiti z malých válcových článků, které se spojí navzájem nejlépe spájením. Tím se ovšem zmenší anodová skřínka v jednom svém rozměru na polovinu a váha přijímače také klesne. Mřížkovou baterii nepotřebujeme, neboť předpětí vzniká na odporu R8. Spotřeba anodových baterií při třech hodinách denního poslechu je jeden kus za 10 dní.

Po zapojení zkонтrolujeme spoje a jsou-li v pořádku, musí jít přístroj na prvé zapojení. Pak už zbývá jen pěkné počasí, abychom si jej vzali s sebou ven. Autor jej měl přípevně často také v kanoi k bočné stěně dvěma ře-

Nahoře náčrt sestavení přístroje, rozložení součástek a rozměry kostry a skříně. Tento obrázek a schema ve všeším měřítku lze koupit v red. t. l. za K 8,— (předplatitelé K 6,—). — Vpravo týž přístroj, uložený v přenášecí brašně z nepromokavého plátna.


mínky, kterých používal současně k přenášení. Antena byla natažena z drátu asi 0,6 isolovaného gumou, neviditelně kolem lodi, za uzemnění sloužil holý drát, ponořený do vody. Výkon na Labi v Pardubicích byl velmi dobrý. Těchto přístrojů je již několik v činnosti a všechny se pro svůj dobrý výkon a láci v provozu — dnes



důležité — dobře osvědčují. Doufáme proto, že i vy budete spokojeni.

Radioamatérům a radiotechnikům

poslouží slovníček odborných výrazů „Odborná němčina pro elektrotechniku“, se slovníčkem německo-českým a česko-německým, se sbírkou praktických rčení a obratů (ukázky hovorů). Tato užitečná pomůcka doplní vaši znalost němčiny v oboru elektrotechnickém, usnadní dorozumění se zákazníky a zejména umožní sledování německých odborných knih a časopisů. Cena je nízká, K 8.—. Oblíbenost této příručky dokládá i v krátké době úplně rozebrané I. vydání. — Objednávky s částkou K 8.—, připojenou ve známkách, vyřídí Administrace časopisů a. s. ORBIS „Odborná němčina“ Praha XII., Schwerinova 46.

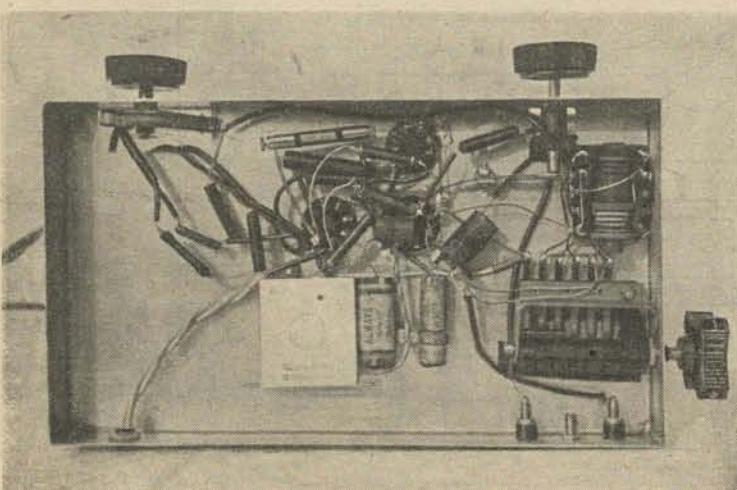

Tak to vypadá pod kostrou tří lampovky. Součástí je málo, místá dost, takže spojování je snadné.

Doplněk Wimshurstovy



elektriky:

TESLŮV TRANSFORMÁTOR

K influenční elektrice, popsané ve 3. čísle letošního RA, můžeme připojit též Teslův transformátor, jehož popis dnes přinášíme.

Skládá se z cívky primární, jiskřiště a cívky sekundární. Všechny jejich podrobnosti jsou patrný s připojené fotografie a plánu. — Cívku primární tvoří 10 závitů 5 mm silného hliníkového drátu, které ve vzájemné vzdálenosti 7 mm drží čtyři pásky z pertinaxu. V každém z nich je ve vzdálenosti 12 mm od sebe vyvrtáno 10 otvorů v průměru 5,5 mm, kromě toho v jednom z nich ještě otvor pro připevnění svorky. Drát navineme na vhodný válec (láhev a pod.) do spirály v průměru 120 mm a tu provlečeme otvory v pertinaxových proužcích. Tyto proužky jsou zapuštěny a zakliženy do základního prkénka. Na dolejší konec cívky našroubujeme jednu svorku jiskřiště, hořejší konec zakončíme svorkou, přišroubovanou k jednomu proužku.

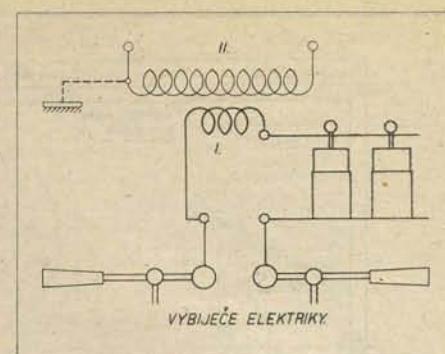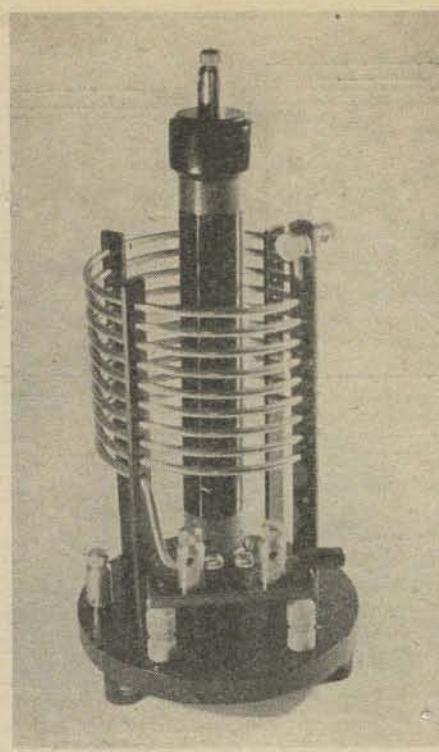Jiskřiště je připevněno na isolaci destičku, která je na základní prkénko přišroubována dvěma dlouhými šroubkami, na které navlékneme po dvou porculánových rolničkách tak, aby destička byla od zá-



je dřevěná hlavice. Trubka je ovinuta téměř po celé délce drátem 0,2—0,3 mm, izolovaným hedvábím nebo smaltovaným. Jeden konec vinutí je připojen ke svorce, umístěné na okraji základní desítka, druhý konec je připojen ke svorce na hlavici.


Celý přístroj je umístěn na kruhovém základním prkénku, opatřeném třemi nožkami.

Transformátor zapojujeme k elektrice a kondensátorům podle připojeného plánu. Svorky jiskřiště připojujeme k vybiječům elektriky co nejkratším, asi 3 mm silným drátem.

Jiskřiště nastavíme tak, aby jiskry mezi kuličkami přeskakující byly asi 3 až 4 mm dlouhé. Důležité je, aby obvod cívky primární byl sladěn s obvodem cívky sekundární. Toho dosáhneme tím, že měníme kapacitu leydských láhví tak, až vysokofrekvenční proud, indukovaný v sekundární cívce, je co nejsilnější. To poznáme podle toho, že s hořejší svorkou srší elektřina v podobě fialového trsu a přiblížíme-li se k ní prstem, přeskaká.

základního prkénka oddálena. Jedna svorka jiskřiště je našroubována na začátek primární cívky a opatřena nepohyblivou kuličkou o průměru 10 mm, druhou svorkou prochází šroub M3, opatřený kuličkou a isolaci rukojetí, aby vzdálenost mezi oběma kuličkami bylo možno řídit.

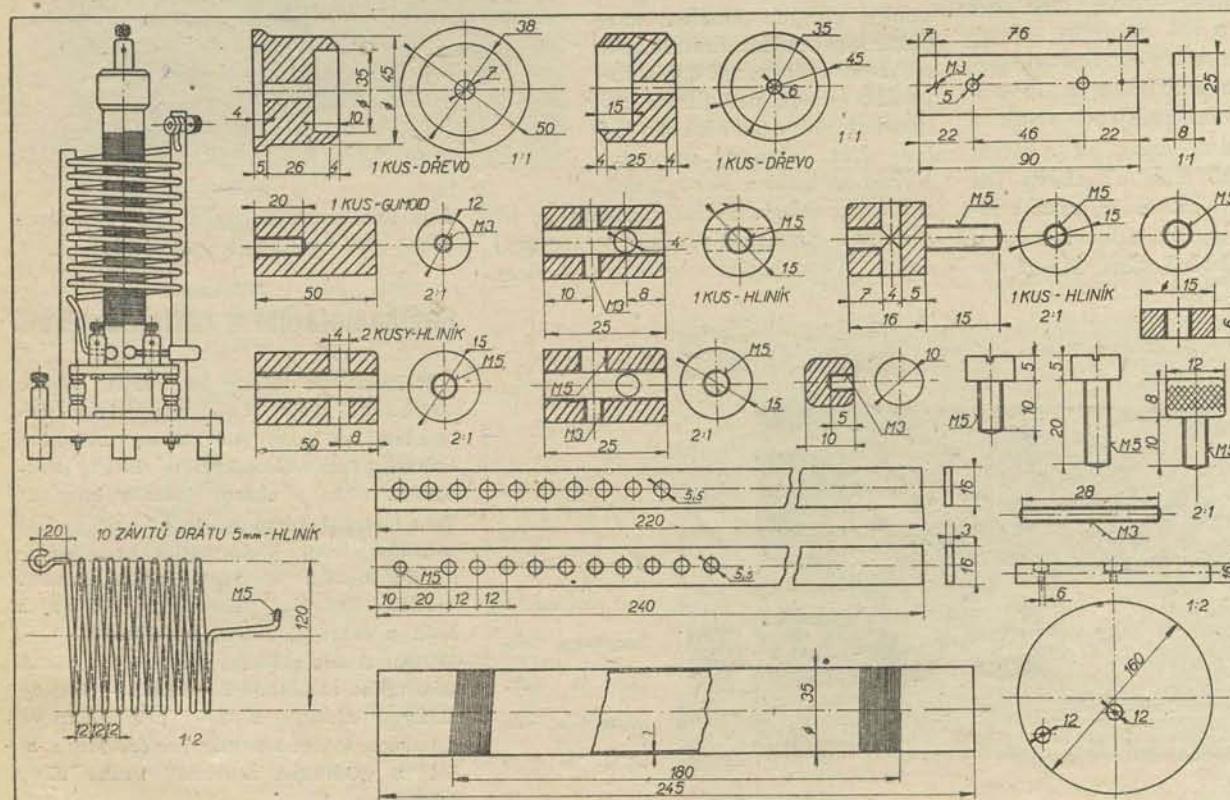Sekundární cívka je z pertinaxové trubky 35 mm průměru a 245 mm dlouhé. Dole má dřevěnou patku, kterou je připevněna k základní destičce, nahoře



Součásti a
sestavení.

Tento
výkres ve
skutečné
velikosti
lze objednat
za K 9,—
(předplatiteli K 7,—)
v red. t. l.

kují do něho dlouhé jiskry. Nestačí-li k tomu obě leydské lávve, vyjmouté z elektriky, zhotovíme si ještě třetí leydku, kterou připojíme rovněž paralelně k ohému dřívějším. Tato leydka, které používáme jen u Teslova transformátoru, může mít oba polepy až asi na 2 cm k okraji lávve, ježto není nebezpečí, že by se mezi nimi napětí vybilo jiskrou, poněvadž to se dříve vyrovná mezi kuličkami jiskřiště. Tím dosáheme u ní větší kapacity, kterou případně podle potřeby můžeme snížit tím, že část vnějšího polepu odstraníme, čímž můžeme naladit přesnou resonanci obou cívek.

Ostatně výklad o působení Teslova

transformátoru a o vzniku vysokofrekvenčního proudu nalezneme v každé učebnici fyziky.

Pěkného světelného efektu dosáheme, připojíme-li do každé svorky silnější drát, vedený svisle vzhůru tak, aby oba dráty byly spolu rovnoběžné a několik cm od sebe vzdáleny. Zatočíme-li elektrikou, objeví se mezi dráty modravá záře. Z drátu můžeme případně stočiti různé ornamenty nebo slova, která pak září. Při pokusech můžeme dolní svorku uzemnit. Různé jiné pokusy (s geisslerkou, žárovkou a pod.) si jistě každý sám vyzkouší.

Dr. R. Nikodém.

ODMAGNETOVACÍ PŘÍSTROJ

(nejen pro hodináře)


Popisovaného přístroje může být různě použito. Hodi se hodinářům a jemným mechanikům, ale rádi jej zařadí mezi svoje přístroje i naši amatéři, neboť pracovníkům je velmi nemilé, zjistí-li na jednu, že některý z jejich nástrojů je zmagnetován, takže se k němu přichycují matičky, šroubky a podobné malé součástky, s nimiž pracují. Lze sice zakoupiti továrně vyrobené odmagnetovače, ale jejich cena je dosti značná. Přístroj, který popisuji, lze vyrobiti velmi levně ze součástek, jež máme doma, a plně nám vyhoví.

Vlastní přístroj tvoří cívka A rozměrů $90 \times 60 \times 60$ s výřezem $60 \times 30 \times 60$. Je z tvrdého papíru a na ní je navinuto 2000 záv. drátu 0,2 mm 1 × bavlnou izolovanou. Cívka je připevněna k prkénku spojkou C ze železného plechu, 1 mm silného. Za cívku je umístěna kosá objímka z bakelitu pro žárovku (220 V). Čím větší příkon žárovka má, tím lépe, poněvadž odmagnetovací proud je silnější. (Bylo použito žárovky 50 W.) Doporučuji též na desku přimontovati vypinač a po skončené práci prkénko natřít lakem.

Odmagnetování se provádí tak, že do cívky zavedeme proud a předmět vsuneme do nitra cívky a opět vytáhneme,



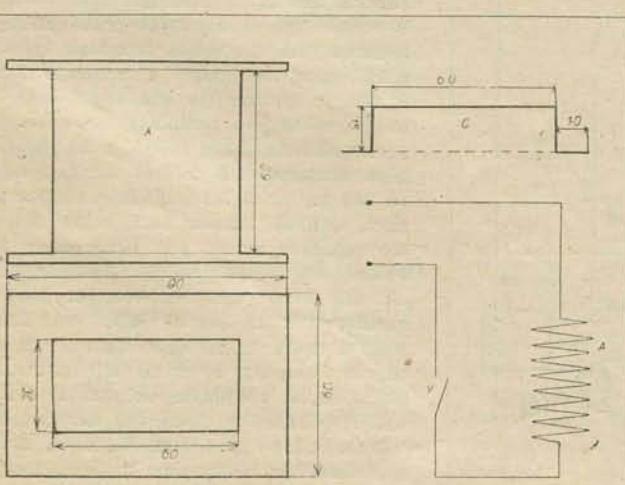aniž přerušíme proud. Použití možno proudu střídavého i stejnosměrného, ale při stejnosměrném proudu musíme dbát toho, aby polarita cívky, která v tomto případě tvoří elektromagnet, byla opačná než předmět, který chceme odmagnetovat. Značně lepších výsledků dosáheme při použití střídavého proudu, který je v tomto případě zvlášť výhodný.




Nahoře snímek, vlevo rozměry cívky a zapojení (chybí omezovací žárovka). Cívka musí být z nevodivého materiálu, nebo i z plechu, musí být však po sestavení profíznuta, aby nevložila závit na krátko.

Z nápadů a prací našich čtenářů

Nejlacinější vlnoměr

Jde tu v podstatě o malý zdroj tlumených kmitů. Skládá se z obyčejného buzáků se seriovým oscilačním okruhem. Hodi se jako malý oscilátor k zjišťování délky vlny neznámých kmitů, k pokusům s tlumenými vlnami a pod. Je velmi jednoduchý a dá se za chvíliku zhotovit. Potřebujeme buzák B (lze jej nahradit obyčejným zvonkem, který se jistě všude najde) se vzduchovým ladícím kondenzátorem 500 pF C, cívka L, dvě oby-

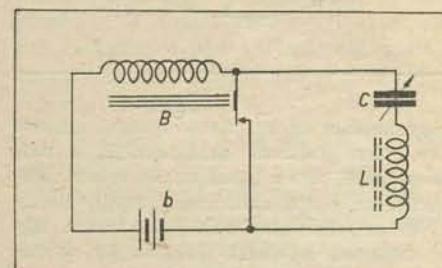


ječné baterie b a drát ke spojování. Cívka může být libovolná, vzduchová nebo železová, ovšem pro žádaný vlnový rozsah. Vlnoměr je možno stavěti dvojím způsobem: Buď jen pro střední vlny, nebo i pro vlny dlouhé. Z cívky pro přijímače zapojíme jen vinutí ladici, jeho dlouhovlnnou část spojujeme nakrátko, chceme-li pracovat na středních vlnách. Jde-li o vlnoměr jen pro střední vlny, použijeme třeba vhodné cívky pro odlaďovač a p. Jako přepinač rozsahu stačí síťový spinač, třeba i starší. Není nutno použít přepinače rádiového, stačí síťový, jelikož je zde doostatečné napětí. (Podrobnější návod k použití a stavbě takového přístroje najdete v RA č. 3, roč. 1938. Pozn. red.).

M. Valta.

Kapalinový reostat

S radostí jsem uvítal v RA návod, jak použít staršího dynamika na kolo jako synchronního motorku pro gramofon a zjednáma nahrávání desek. Jenže zde byl háček. Když jsem totiž připojil své dynamiko na 8 V zvonkového reduktoru, tu jeho výkon zdaleka nestačil. Nepomohlo ani zvýšení napětí na 10 V. Poněvadž jsem na reduktoru nemohl napětí již více zvýšovat, vzal jsem asi litrovou láhev na zavařeniny a naplnil jsem ji čistou vodou z vodovodu. (Můžeme ji nepatrň „osolit“ kuchyňskou solí, nebo okyselit několika kapkami kyseliny solné, aby byla vodivější. Pozn. red.) Potom jsem si připravil prkénko o rozměrech asi $15 \times 5 \times 1$ centimetr a dva plechové pásky asi 7 mm široké a 180 mm dlouhé. Na silné plechu nezáleží. Může to být i plech železný, ale ten pak kyslikem, vzniklým při rozkladu vody, rychle oxyduje. Proto je lépe volit hliník. Všechny části jsem spojil hřebíčky podle připojeného nákresu a elektrody opatřil vývody. Takto vzniklý kapalinový reostat jsem zapojil do serie

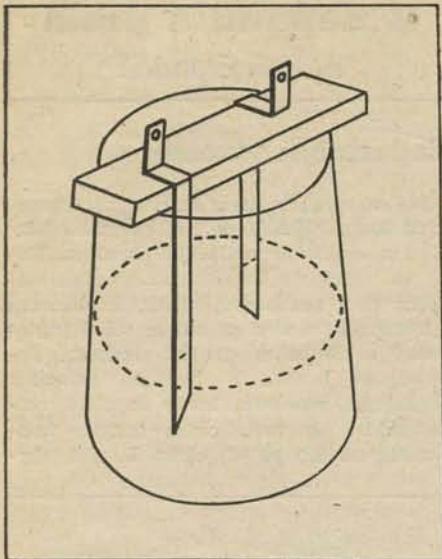

s dynamkem na síť. Tento reostat nepatrí sice mezi zařízení nejúspornější a nejbezpečnější, ale v nouzí dobře vyhoví. Pořádilo se tímto způsobem nahráti desky až 25 cm. Je nutno ovšem dát pozor, aby se dynamko nezahřálo tak, až by se poškodilo. Voda v reostatu bude za chvíli vřelá. Při zapojování však musíme elektrody zasunovat do vody opatrně, abychom dynamko nepoškodili. (Reostat je levný a hodi se i pro jiné použití, pamatujme však, že je dynamko spojeno přímo se sítí a proto je isolujme od země, neboť jeho kostra bývá spojena s vinutím. Také od talíře je isolujme a při chodu se ho nedotýkejme. Před nahráváním vyzkoušejme, jakou plochou musí elektrody zasahovat do elektrolytu a hleďme ji udržet co možná malou, resp. elektrody oddalme. Pro přehrávání stačí výkon menší a elektrody pak patřičně vytáhneme. — Místo kapalinového reostatu můžeme dát do se-


rie s motorkem obyčejnou žárovku; vyzkoušejme výkon od 10 do 40 wattů a zase hleďme vystačit s nejmenším. Pozn. redakce.)

Zdokonalení a rozšíření universálního superhetu 1041A

Velmi se mně zalobil universální superhet R 1041 A. Mrzelo mne jen, že skutečně po dohotovení nebylo možno použít prosvětlené stupnice a mimo to chtěl jsem k přístroji připojit magické oko. Zkoušel jsem několik „akrobatických“ zapojení a jedno z nich úplně všem podmírkám vyhovuje. Místo odporu R15 zapojil jsem omezovač C2 (jiný jsem zde nedostal), který podle tabulky má pracovat v mezích 35–100 V, ale to jej ani nenapadne. Lampy byly přežhaveny a omezovač též studený. Provedl jsem to tedy jinak. Zapojil-li jsem magické oko, žhavění za omezovač a před UY21, tedy bylo silně podžhaveno. Proto jsem koupil žárovku 120 V, 15 W (jiná také nebyla) a zapojil ji na společnou spoj mezi EM1 a UY21 a druhý konec vlákna žárovky na druhý pól sítě. Pak jsem zjistil, že je vše v pořádku. Omezovač pracoval správně a nebyl přetížen. EM1 dostala 6.1 V, a žárovka po zapnutí přístroje zprvu svítila méně, ale pak normálně. Mezi vlákno žárovky jsem musel zapojit odpor 800 ohmů, 12 W, neboť elektronky bez tohoto odporu byly podžhaveny. Magické oko ukazuje krásně a citlivě přes to, že mřížka není správně zapojena, ale takto je mnohem citlivější, hlavně při slabých vysílačích. Ukazuje se značnou výchylkou i na vysílačích slabších, na př. Lipsko, Mnichov, Brno atd. Po této úpravě se mi superhet velmi líbí. Cívky jsem použil osvědčené z dvouelektronkového, resp. tříelektronkového superhetu a harmonický hvizd mám jen jeden a to slabý u Donau. G. Kment.

Levný voltmetr pro oba proudy

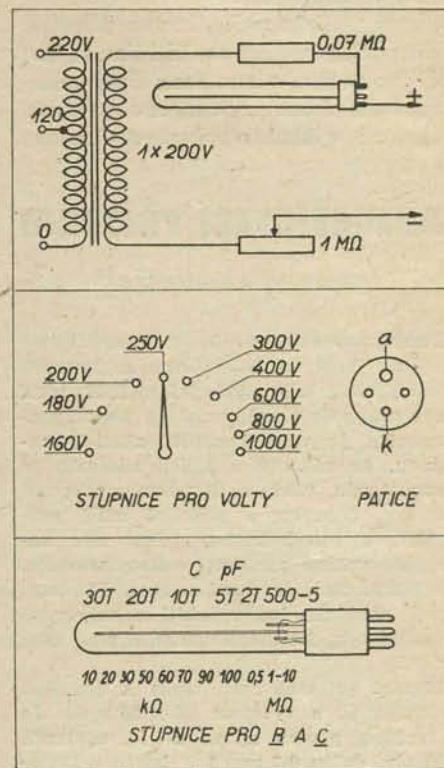vhodný i k měření odporů 5 Ω až 10 $M\Omega$ a kapacit 500 až 30.000 pF. Potřebné součástky: Log. potenciometr 1 $M\Omega$, malý siťový transformátor, neonový indikátor ladění Osram nebo Philips. Zapojení je jednoduché a ukazuje je schema. Ocejchování pro odpory a kondensátory. Přístroj



zapojíme na správné siťové napětí, spojíme nakrátko přívody $+a$, $-a$, tim zahoří neonka po celé délce své katody. Nyní otáčíme pozvolna potenciometrem k jeho větší hodnotě a při určitém odporu nám začne světelná záře neonky sesít upovat s vrcholem. Opatrně se vrátíme potenciometrem na místo, kdy ještě září celá katoda a tak zůstane potenciometr vždy nařízen, měříme-li odpory nebo kondensátory. Nyní do doteckových přívodů vkládáme známé odpory, a čím větší bude odpór, tim níže sestoupí záře neonky. V tom místě si označíme právě měřenou hodnotu. Jde to velice pohodlně, protože rozdíl mezi měřeným odporem 10 $k\Omega$ a 50 $k\Omega$ je 23 mm (to sestoupení záře neonky), takže je-li neonka položena na černém podkladě, bílou tuší si pohodlně uděláme záznamy. Při měření menších odporek než na př. 5 $k\Omega$ indikátor nezaznamenává, jelikož katoda září celou délkou, ale poznáme aspoň, zda není odpór přerušen. Taktéž při měření větších kapacit než 50.000 cm. Na stupni můžeme označit hodnoty 500 až 50.000 cm. Rozdíl bude 7 cm a máme opět dosti místa pro záznam. Odpor 1 až 10 $M\Omega$ doutnavka ukáže aspoň světelným obloučkem u anody. Kondensátory 5 až 500 cm podobně.

Ocejchování jako voltmetr. Siťový transformátor nezapojíme do sítě. Dotyky zkusební zapojíme do známého stříd. napětí, třeba 220 V. Nyní otáčíme knoflík

kem potenciometru, až by nám právě začala záře neonky sestupovat, a v této poloze si potenciometr označíme příslušnou hodnotou, na př. 220 V. Čím větší napětí přivádime, tím více potenciometr musíme vytácti k jeho větší hodnotě, aby ho dosáhl sestupování záře. Při hodnotě potenciometru 1 M Ω můžeme měřit až 900 V bud ~ nebo =. Správně však musíme zapojit doutnavku a to zkušební dotyk + musí vésti jediné na její a n o d u, kroužek na straně patice, protože pak dlouhá tyčinka zazáří po celé délce (7 cm), v opačném případě při stejnosměrném napěti zazáří jen malá anoda. Tako si ihned změříme napětí eliminátoru, veškeré anodové obvody i když bude v cestě odporník 0,5 M Ω . Stupnice pro stejnosměrné napětí je jiná než pro střídavé. Sám používám přístroje bud při opravách přístrojů nebo při jejich stavbě a dosud mně stačil. Je možné s ním i sledovat superhety, kontrolovaný výstupního napěti, připojme-li indikátor jedním pólem na kostru a druhým přes kondensátor 0,1 μ F na anodu koncové elektronky. Josef Bruna.

RYTÉ NÁPISY


Komu by se nelíbily na čelních deskách měřicích přístrojů úhledná a pravidelná rytá označení, jaká mají tovární výrobky? Avšak rytec s pantografovým rycím strojem není vždy nabízka a jeho práce je dosti drahá. Mnohý z nás se pokoušel rýt označení docela z ruky, ale výsledek uspokojuje jen při jednotlivých značkách; celá slova nedopadnou pravidelně a jsou pak velmi nevhledná. — Co však říkáte nadpisu tohoto odstavce? Je proveden amatérsky, bez kopirovacího stroje, gramofonovou jehlou, upevněnou v držáku, a přece je docela pravidelný, takže postačí pro mnohé účely, kde nezáleží příliš na naprostě dokonalém provedení. Nebudeme vás dluho napínat a hned prozradíme, jak si takové nápisu můžete udělat.

Opatřte si v obchodě s potřebami pro technické kreslení celuloidovou šablonu na stojaté písmo (velká písmena a číslice). Výška písma asi 3,5 až 4 mm, větší nedává vzhledně výsledky. Tuto šablonu přiložte na pertinax nebo kov do místa, kam chcete rýt, a jednotlivé znaky obtahujete jehlou. Při nápisech ponechávejte mezi písmeny větší mezery, příliš malé nejsou vzhledně a chyba v rozdělení je nápadná. Po vyrytí větlete do rýh olejovou bělobou, nechte zaschnout a vzhledný napis je hotov. J. Z.

Připojení sluchátek k přijimači

Chceme-li poslouchati sluchátka na síťovém přijimači, připojujeme je zpravidla ke koncové elektronce. To však je mnohdy nevhodné, hlasitost je nadbytečná, slyšíme i hučení atd. Výhodnější je, připojme-li sluchátko k elektronce předcházející. Ta dává obvykle dostatečný výkon pro sluchátko. Žhavení koncové elek-

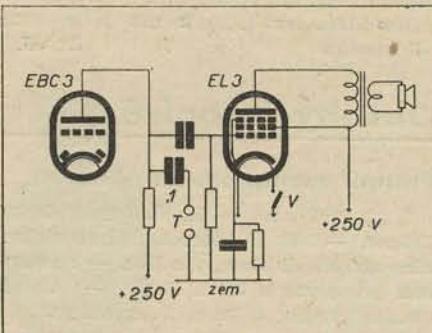tronky přerušíme vypinačem, čímž dosáhne značné úspory, jak anodového proudu (40 mA), tak i žhavicího. U elektronky EL3 činí celková úspora až 17 W, což je jistě dostatečný důvod pro popisovaný zákon v přijimači. Reproduktor nemusí-




me pak již vypínat. Podotýkám, že napájecí část přijimače musí být dobrá a napětí nesmí při menším zatížení značněji stoupnout, jinak by životnost elektronek velmi utrpěla.

Nyní k zapojení: Obrázek ukazuje obvyklé zapojení nf. části superhetu. Sluchátka připojujeme přes kondensátor 0,1 mikrofaradu na anodu a na uzemnění. Kondensátor musí snést napětí 1500 V, aby se neprobil. Doporučuji zapustit do kostry nebo po straně skříně dvě zdířky pro tato sluchátka. V mnohých případech vystačíme takto i pro poslech nejsilnějšího vysílače na amplion a tím vzniká „nový“ druh úsporného zapojení. Kromě úspory proudu šetří se i nejvíce namáhané části přijimače: Usměrňovací elektronka, transformátor a koncová elektronka. (Můžeme také sluchátka připojit přes obráceně zapojený nf. transformátor: sekundár zapojíme do svorek T v uvedeném schématu, na primár připojíme sluchátka. Pozn. red.) J. Váňa.

Snadné snímání cívek s kostrou

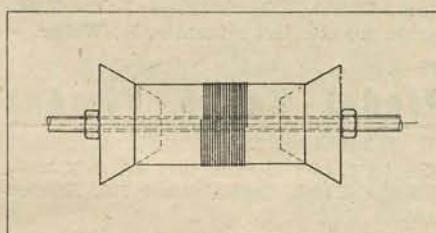Kdo vine po první křížové cívce navijecíkou, má potíž se snímáním hotové cívky. Výhodné je navinouti na váleček proužek papíru a ten i s hotovou cívkou sesunouti. Ještě výhodnější je tento jedno-



duchý způsob. Na váleček navijecíkou navineme pruh provázku, širší, než je šíře vinutí. Vinutí zlepíme na obou koncích kuličkovou asfaltu. Na tuto vrstvu provázku vineme cívku obvyklým způsobem. Po dokončení práce zajistíme konec vinutí a pak tahneme za provázek. Cívka se uvolní a sama spadne s válečkem. K. Orna.

Řecká abeceda

(viz tabulku na druhé insertní straně).

Ve fyzice se hojně používá řeckých písmen. V připojené tabulce je přehled řecké abecedy a pojmenování jednotlivých písmen a u každého písmene je připsáno, jaká veličina se jím označuje.* Dole je abeceda psací, která se poměrně málo liší od tiskací. V psaní řeckých písmen se často chybí, nejčastější chyby jsou tyto:

Písmeno α je stejně veliké jako latinské a, nevyčnívá tedy nad střední linku.

Často se zaměňují písmena δ a λ . Jejich tvar je zcela odlišný a zaměňování může vésti k nemilým nedorozuměním. V matematice se používá ještě jednoho tvaru písmene δ , totiž ∂ avšak jen pro označení parciální derivace a nikde jinde.

Písmena ξ a ξ se rovněž zbytečně zaměňují.

Písmeno π je celé mezi linkami, jeho horní část nevyčnívá nad střední linku, stejně tak písmeno σ .

Písmeno ρ se někdy píše výše. Správná poloha písmene ρ je stejná, jako latinského g nebo q .

Písmena φ , χ , ψ zachovávají rovněž rozdíly a velikost latinského y .

O psaní řeckých písmen platí stejné pravidlo jako o používání cizích slov: Raději žádná než nesprávná. Mnohemu pojednání jen prospěje, bude-li v něm použito méně řeckých symbolů a raději více jasných a přesných pojmu. J. F.

*) Některá velká písmena jsou shodná s latinskými, podle svého původu a významu jsou řecká. Proto jsou v tabulce rovněž zařazena.

Z redakce

Stalo se na sklonku měsíce března, že ve dvou dnech přišli do naší redakce tři malí hosté. Zádný přes tři roky a jeden dokonce jen tříměsíční. Přišly tam s nimi maminky, nakupující svým manželům plánky, které neměly kde ponechat malé světooběany a musely je tedy vzít s sebou. Návštěvy těchto človíčků, z nichž se v dobrém případě teprve za deset, patnáct let mohou stát naši čtenáři, nám byly velice milé; i když se nejmladší v nevěti na chvíličku čekání rozkríkli na plnou hlasitost, přece byl jeho akustický výkon alespoň o 20 decibelů pod tim, nač jsme zvykli při zkouškách zesilovačů. Přestože nemáme proti takovým mladým návštěvám námitek, připomínáme plně zaměstnaným manželům, kteří si plánky nemohou nakoupit sami, že je mohou stejně snadno a bezpečně objednat poštou, jak to činí toulk jiných, po případě na složence, které nám přinese vypsanou celou objednávku. Tím odpadne mladým maminkám jedna skoro zbytečná zkouška obětavosti, které je v plně míře potřeba na věci důležitější.

Ukončení naší „Školy“.

V tomto čísle najdete pět posledních textových stránek, rejstřík a obsah naší přílohy „Praktická škola radiotechniky“, která tu vycházela od počátku předchozího ročníku. Z 16 stran, příkládaných k číslům našeho listu, vzrostl svazek skoro o polovinu silnější, než byla předchozí příloha „Fyzikální základy radiotechniky“. V příštém čísle najdete titulní stránky s úvodem; pak si přes prázdniny všechni trochu oddechneme a na podzim začneme sledovat novou přílohu, která bude obsahovat pokračování „Základů“, teorii elektronické a obvodů s nimi.

X

Dokončení popisu amatérského soustruhu (zdokonalenou egalizaci a doplnky) najdou zájemci a konstruktéři v 6. a 7. čísle „Radioamatéra“.

K předchozím číslům

O decibelech, č. 4/1942.

V odstavci „Pamatuj“ si laskavě opravte v 3. a 4. řádce 10^n místo 10n.

Malá universální třílampovka, č. 2/1942.

Kondensátor mezi anodou koncové elektronky a zemi má být v schématu správně označen C14 místo C13.

Zkoušenka napětí s neonovou doutnavkou, č. 3/1942.

Autorem článku je Ing. C. Vladimír Gross.

Katodový osciloskop, č. 4, 1942.

Ve schématu si doplňte chybějící svody v přívodech od běžců potenciometrů R11 a R12 k odchylovacím destičkám obrazové elektronky. V těchto přívodech mají být zařazeny odpory $2 M\Omega/1 W$ (stačí i $0.5 W$), bez nichž by v krajní poloze běžců na jmenovaných potenciometrech byly vodorovná a svislá destička navzájem spojeny.

Nové knihy

Doc. dr. F. Link: *Lety do stratosféry a výzkum vysoké atmosféry*. Vydala Jednota českých matematiků a fyziků v Praze 1941, jako 11. svazek sbírky Cesta k vědění. Formát 120×175 mm, 100 stran, 38 obr., z nichž 2 jako příloha; cena sítěho výtisku K 20,40.

Autor shrnuje dosudní výsledky z mladého oboru studia zjevů ve vysoké atmosféře. V úvodu vysvětuje stav nízké atmosféry, přechod do vysoké a některé potřebné pojmy, dále jedná o stratosférických výstupech, o šiferní zvuku ve vzduchu, zvláště o zprostředkování vysokou atmosférou, dále o obsáhlé a neobyčejně důležité otázce ozonu, jeho lokalisace, tvorby, teploty a významu biologického. V kap. V. piše o soumrakových zjevech, v kap. VI. o zatmění měsíčním, v kap. VII. o snahách vědy vysvětlit značné procento světla, přesahující světlo stálící, dále v kap. VIII. polární září, o pokusech s umělou polární září, o magnetických bouřích

a vlivu sluneční činnosti na Zemi. Kap. IX. o ionosféře zvláště zaujme posluchače rozhlasu, neboť se týká výslovně šifrení elektromagnetických vln, úniku (Dellingerova efektu, fadingu), a kap. X. o meteorech uvádí dva směry, popisující vznik záření na jejich dráze. V závěru je rekapitulace dříve uvedených poznatků a podrobný seznam literatury (60), k níž je v textu odkazováno.

P. U.

formátor s lampami AF7, AL4 a AZ1, nebo vyměním za dynamik $\varnothing 120-140$ mm. Frant. Smejkal, Zlín, Horní 1577.

Prodám lampy: AB2 - 20,-, AC2 - 45,-, AK1 - 80,-, AL2 - 70,-, C443 - 60,-, REN 904 - 40,-, E446 - 60,-, EBC3 - 55,-, 2XECL11 à 85,-, KDD1 - 75,-, KF4 - 60,-, KL5 - 65,-, VCL11 - 40,-. Vyměním trafo 2×300 V 60 A, 4 V 1 A, 4-6,3 V 3 A za dynamický amplion s výstupním transformátorem. Gottlieb Stross, Něm. Brod, Čechová 314.

Potřebuji nutně 1-2 kusy DAII 50, výlohy se zasláním hradím. J. Pochman, Srbeč 47.

Koupím za přijatelnou cenu RA čís. 11 a 12 roč. 1937, čís. 1, 2, 5-12 roč. 1938, čís. 1-3, 10, 11 roč. 1939 a čís. 1-3 roč. 1941. Fr. Blahák, Kojetín, Nám. Viktoria 12.

Koupím za každou přijatelnou cenu čís. 1, 2, 3 ročn. 1941 RA nebo jejich přílohy „Radioškola“, Rudolf Kubík, elektromontér, Reichenberg, Hanichenerstrasse 30. Sudetenland.

Prodám 4 V akumulátor za K 140,-, eliminator na 120 V za K 500,-, sluchátka 4000 ohmů za K 150,-. Miroslav Šťastný, Kňovice č. 64, p. Sedlčany.

Koupím perman. dynamik s výstup. trafo pro KL4. O. Wasserburger, Haluzice, p. Koryčany.

Knihu „Na krátkých vlnách“ a perm. magnet s dynamikou koupím nebo vyměním za různé součástky a čís. 2. RA, roč. 1941. Zdeněk Jirásek, Praha II, Trojanova 10.

Koupím čís. 1, 2, 3 ročn. 1941 s přílohou. Mirko Večeř, Boskovice 265.

Koupím za přijatelnou cenu čís. 6 až 11 ročn. 1938 a čís. 2 a 9 ročn. 1939 RA. Josef Němc, Tišnov 272.

Prodám Philips UCH21, UY21, 2X UBL21, nepoužité za K 340,-. Jan Smejkal, Město Žďár, Morava.

Koupím RA roč. XIX. a XX. Prodám vázané RA roč. XII.-XVIII. DUsl s kuprox. usměr. 11 rozsahu 1000 ohmů/V. různé radiosoučástky a lampy. Seznam na požádání. Rud. Brenza, Holice u Olomouce, Náves Svobody 65.

Prodám automatickou navíječku na transformátory a pod. Radio Šokol, Tišnov.

Koupím úplné ročn. RA 1930, 1931, 1932, 1933 a 1934, dále pak časopis „Krátké vlny“ ročn. 1936, 1937. Nabídněte cenu. Holub Rudolf, Hranice, Jiráskova 10.

Řidi a za redakci odpovídá Ing. Miroslav Pacák

Tiskne a vydává Orbis, tiskařská, nakladatelská a novinářská společnost akciová v Praze XII, Schwerinova 46; tel. 519-41; 539-04, 539-06. — Redakce a administrace tamtéž.

„Radioamatér“, měsíčník pro radiotechniku a obory příbuzné, vychází 12krát ročně, vždy první stupeň v měsíci (změna vyhrazena). — Cena jednotlivých výtisků je K 5,- i s poštovním. — Předplatné na půl roku K 30,-, na celý rok K 60,-; do Říše na půl roku K 32,50 a na celý rok K 65,- i s poštovním.

Cílo účtu u poštovní spořitelny 10.017, název účtu Orbis a. s. Praha XII; v místě pro bezpl. sděl. zúčt. dat uveďte: „Předplatné Radioamatéra“.

Otisk v jakékoli podobě je dovolen jen s písemným svolením vydavatele a s uvedením původu. — Nevyzýdané příspěvky se vracejí, jen je-li připojeno zpětné poštovné. — Za původnost a veškerá práva ruší autoři příspěvků. — Otiskované články jsou připravovány a kontrolovány s největší pečí; autoři, redakce ani vydavatel neprjímají však odpovědnost za event. následky jejich aplikace.

Příští číslo vyjde 27. května 1942.

Obsahy časopisů

Philips' technische Rundschau

Č. 12, 1941, něm. — Luminiscenční látky, Kröger. — Několik podrobností ze směrového slyšení, de Boer, van Urk. — Prostupnost pro plyny u kovů, Fast. — Určení konstant pružnosti kovů, Druyvesteyn.

Funk

Č. 5, 1. března 1942, něm. — Sluchové bludiště a jiné tvary reproduktorů, Bode. — Bručení ze stínicí mřížky koncové elektronky, Krebs. — Malá ladice cívka, Stockhausen. — Technické novinky na exportních malých superhetech (schema Philetty), Hildebrandt. — O stavbě oscilačních obvodů se stálým kmitočtem. — Cejchování mřížek kmitočtem, Luyken.

Č. 6, 15. března 1942, něm. — Stavební návody „Funku“, přehled vývoje amatérských přístrojů. — Výkonné superhet na stejnosměrný proud, Hölzer. — Superhet Telefunken 166 WK s rozestřeným laděním krátkých vln, Hildebrandt. — Postup bezdrátového přenosu, Ballauf. — Dvouobvodový přístroj s VF7, VCL11, VY11, doplněk k č. 16/1941. Polke. — Rady k odstraňování rušení elektrických přístrojů, Holm. — Opravy na reproduktorech, Glass.

Radio-Amateur

Č. 4, duben 1942, něm. — Citlivost a šum přijimače, Sobotka. — Co nového v zapojeních 1941/42, Hildebrandt. — Dvoulampovka na stejnosměrný proud. — Podstata magnetismu, Drobil. — Vývoj a dnešní stav anten proti poruchám, Oburger, Höllrigl. — Nomogram k zjištění síly zvuku a hlasitosti.

Funktechnische Monatshefte

Č. 3, březen 1942, něm. — Sila záření noční oblohy. Magnetické poruchy. Chování vrstvy F₂, G. Leithäuser. — Multivibrator, podrobné pojednání o zapojení a vlastnostech, Theile, Filipowsky. — Snímací přístroje pro televizní reportáže, II. Weber. —

Prodej - Koupě - Výměna

Koupím č. 10 a 11 ročn. 1939 RA za K 20,-. Miroslav Hádek, Groß-Hammer 512, Sudetenland.


Koupím čís. 1, 2, 9, 10, 11 ročn. 1939 s příl. Fyzikální základy radiotechniky; čís. 1, 2, 3 ročn. 1941 s příl. Praktická škola radiotechniky. Nab. na adr. „Zdravotechna“ Ing. Jos. Kysela, a. s. Brno, Svitavská 3.

Koupím za každou přijatelnou cenu 1 kus MFT Palaba 6389-125 kHz nový neb zachovalý. Též vyměním. Fr. Linhardt, Praha-Dejvice, Gdánská 8.

Prodám stavebnici dvouokruhové třílampovky s DF22, DF22 a DL21, větší síťový trans-

erme

Grafický list 47

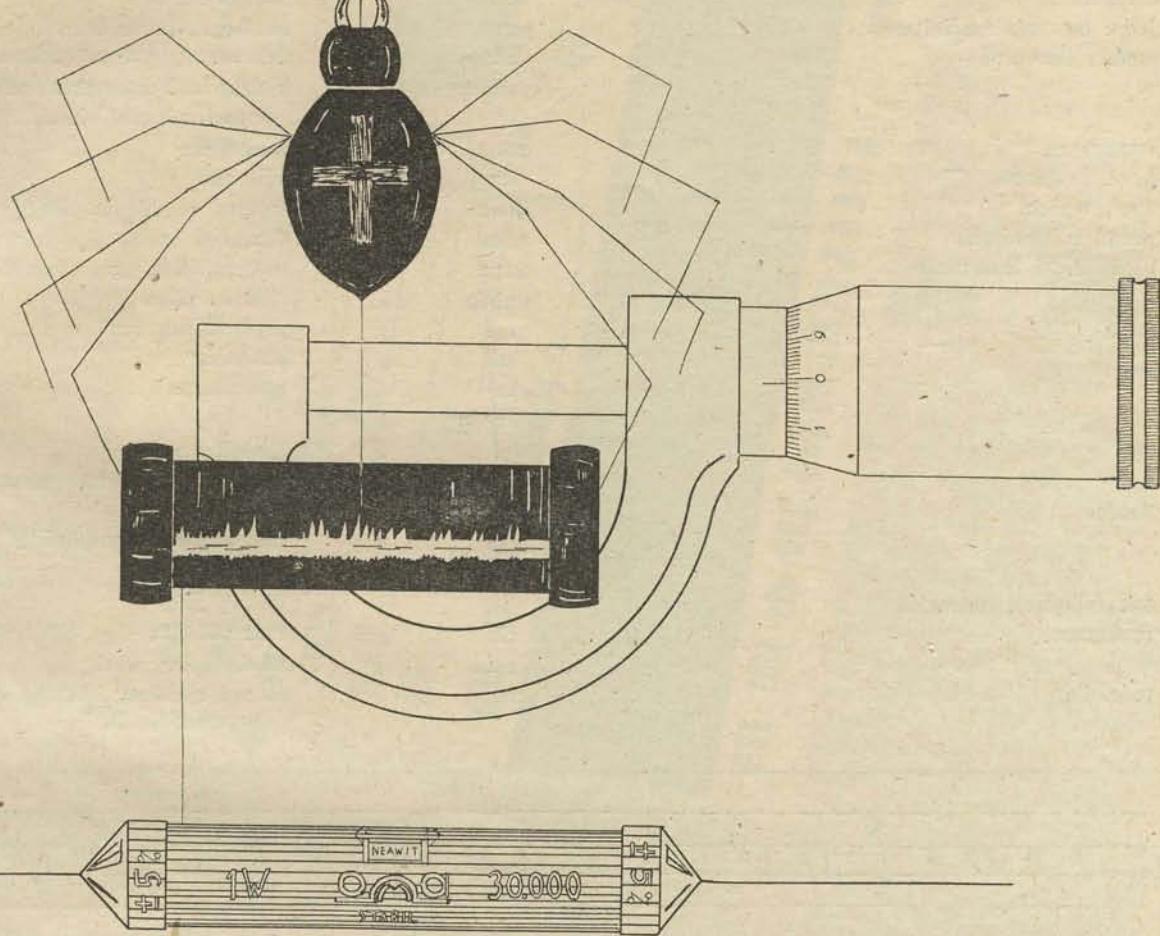

Skutečný odborník žádá kvalitu a přesnost

V tomto ohledu vyhovují jedinečně odpory OMA-Neawid-Stabil

Po prvé na zdejším trhu přinášíme vinuté odpory od 1 W

Od 1. ledna žádejte ve všech solidních radiozávodech
odpory: **OMA - Neawid - Stabil** (s pavoučkem)

Přesto, že tolerance jest maximálních 5% a tolerance nestoupá při zvýšené teplotě,

ceny odporu jsou:	1 W	5·60 K	do 30 000 ohmů
3 W	6·80 K	do 50.000 ohmů	
6 W	8— K	do 50.000 ohmů	

Tyto prvotřídní výrobky v radiooboru přináší

RADIO SOKOL. TIŠNOV, Havlíčkova 344

Nabídky pod značkou „**ODBORNÍK**“ do adm. t. l.

Řecká abeceda

používaný význam a správný způsob psaní (viz výklad na str. 91.)
RADIOAMATÉR č. 5/1942

Význam	Velké	Jméno	Malé	Význam
Součinitel	A	alfa	α	součinitel, úhel
Součinitel	B	beta	β	součinitel, úhel
jedn. oersted, součinitel změna (konečná)	Γ	gama	γ	úhel (gravitační konst.), spec. vodivost dekrement, změna (nekon. malá)
	Δ	delta	δ	dielektrická konstanta, základ přiroz. logaritmů, malé číslo
	E	epsilon	ϵ	
impedance	Z	dzeta	ζ	souřadnice
koef. hysterese	H	éta	η	účinnost
úhel, teplota	Θ	theta	ϑ	teplota, rozdíl fáz. úhlů
proud v ampérech	I	jota	ι	okamžitá hodnota proudu v ampérech
dielektrická konstanta	K	kapa	κ	susceptibilita, grav. konst.
	Λ	lambda	λ	vlnová délka
mega- (10^6)	M	mí	μ	permeabilita, zesil. činitel, předp. mikrokmitočet
	N	ní	ν	souřadnice
	Ξ	ksí	ξ	
	O	omikron	\circ	
	Π	pí	π	Ludolfovo číslo
součet	P	ró	ρ	spec. odpor, hustota prostor. náboje
	Σ	sigma	σ	spec. vodivost
	T	tau	τ	čas. konst., velmi krátký čas
	Υ	upsilon	υ	souřadnice
tok (siločar), potenciál	Φ	ffí	φ	fázový úhel
reaktance	X	chí	χ	susceptibilita
jedn. ohm	Ψ	psí	ψ	úhel, fázový úhel
	Ω	omega	ω	uhlová rychlosť, kruhový kmitočet, prostorový úhel

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ υ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω

Nejlepší zbraní v životním boji jsou odborné vědomosti. Je to stará pravda, která však stojí za to, aby byla stále a znovu opakována. Dovednost a nabyté vědomosti jsou nejcennějším majetkem a nejlepší spořitelní knížkou. Vědomosti, které vás dobré vyzbrojí na cestu za lepší existenci, obsahují písemné, technické kurzy Domácího učení — školy vyučování na

dálku. Jsou to zejména: Základy elektrotechniky za 50 K, Automobilový kurs za 50 K, Počty pro strojníky a zámečníky za 30 K, Obsluha parních kotlů za 30 K a Obsluha parních strojů a turbin za 25 K. Poslední dva kurzy hodi se obzvláště dobře pro všechny, kdo by si chtěli složit úřední zkoušky strojnické a topičské. Metoda D-U umožňuje vám, abyste doma,

v klidu, v pohodlí a ve volném čase osvojili si znalosti, které potřebujete. Do školy posíláte pouze úlohy k opravě. Honorář za opravu úloh započten jest v ceně kurzu. Kurzy můžete odebírat v sešitech nebo vázané. Ty jsou o 10 K dražší. Ukázký a prospekt zaslá Domácí učení, Praha XII, Schwerinova 46.

Každý odborník inseruje ve svém listě
Vaším listem je

RADIOAMATÉR

Transformátorové plechy,
křemík, la jakost, též ve velkém v 5 velikostech

RADIO SOKOL. TIŠNOV, Havlíčkova 344

HLEDÁM ZASTOUPENÍ
pro oblast staré Německé Říše v oboru
elektrotechniky
respekt.
radiotechniky.

Jako inženýr jsem zaveden u úřadů i u branné moci. — Kanceláře i odborný personál jsou k disposici.

Nabídky pod značkou „ODBORNÍK“ do adm. t. l.