

# RADIOAMATÉR

Časopis pro radiotechniku a obory příbuzné

7

Ročník XXV • V Praze 5. července 1946

## OBSAH

Z domova i ciziny . . . . .	164
Americký rozhlas dříve a nyní . . . . .	166
Kino pro 20 000 lidí . . . . .	166
Miliampérmetr s bolometrem . . . . .	168
Diagram na rychlý návrh síťového transformátoru . . . . .	171
Měřicí přístroj s rozšířenou částí rozsahu . . . . .	172
K článku „Řešení problému zrcadlových kmitočtů“ . . . . .	173
Komunikační jednolampovka na baterie . . . . .	174
Kapesní jednolampovka na síť . . . . .	177
Krystalový detektor znova žije . . . . .	178
Kondensátor o kapacitě 10 pF . . . . .	179
Dvoulampovka na síť . . . . .	180
Prostý zkoušeč radiových přístrojů . . . . .	180
Bateriová jednolampovka s dvojitou triodou . . . . .	181
Fryderyk Chopin na gramofonových deskách . . . . .	182
Szymanowski o Chopinovi . . . . .	183
Obraz i zvuk jediným vysílačem . . . . .	184
Na všech vlnách . . . . .	185
Obsahy časopisu . . . . .	187

### Chystáme pro vás

Resonanční vlnoměr pro 50—60 000 kc/s. • Kapesní jednolampovka na baterie. • Superhet na střídavý proud pro všechny vlny, s mechanickým rozštřením pásmu. • Amatérův „autogen“.

### Plánky k návodům v tomto čísle

Výkres komunikační jednolampovky na baterie a otisk kotoučků pro výrobu stupnic na kartonu Kčs 18,—. • Schema síťové dvoulampovky Kčs 10,—. • Plánky zaslály redakce Radioamatéra za částku, zaslávanou předem ve známkách nebo hotově a zvětšenou o Kčs 2,— na poštovní výlohy.

### Z obsahu předešlého čísla

Barevná televise soustavy CBS. • Theorie magnet. záznamu zvuku. • Co je motýlový obvod. • Prostý zkoušeč elektronek. • Krystalové sluchátka amatér. výrobky. • Primo žhavené el. pajetel. • Voltmetrová pistole. • Doutnavkový zkoušeč. • Bateriová třilampovka s jedním obvodem. • Vibrační měnič s W. Gl. 2,4 a.

**M**luvit o tomto pojmu, který je dobře znám ve světovém hospodářství z doby obytnových krizi, je rok po válce v našem státě možné právě jen v souvislosti s trhem radioamatérských součástek. Rozsáhlé zásoby vojenských radiových přístrojů, zbytky jejich nedokončených výrobních řad a jiné takové speciální věci se staly na prahu mítrové doby takřka bezcennou zátkou továrních skladišť. Protože nedostatek zboží, který trval téměř celou dobu války, vyhnal zájem představitelů radiotechniky na bod varu, a protože také jejich pracovních námětů přibylo a nastřádalo se s šestiletými úroky, prvňí ukázky tohoto bohatství přístrojů a součástí mizely z výkladů jako kouslem. Není divu, že jak podniky výrobní, tak obchodníci vitali toto oživení přílivu peněz, který až do té doby

zkoumal. Tento neobyčejný zájem nepochybým způsobil, že se leccos

dostalo na trh a poté do zásuvek spotřebitelů dříve než bylo možné dát odbytu této hodnotných věcí průběh účelně organizovaný, jak jsme se za to přimluvali již loni v úvahách o tomto námětu. Všeobecný tlak doby a okolnosti byl totiž příliš mocný, a úkoly státních orgánů tak mnohostranné, že mezi nimi tyto problémy prostě zmizely. Bylo by patrně kozeným puntičkářstvím, kdyby někdo chtěl naříkat nad hodnotami, které takto nendávatele unikly hospodářnému využití: vždycky se nějaké mléko rozlije, a ve válce se některé hodnoty neskonale cennější, proti nimž je toto všechno pouhým práškem ve vesmíru. A proto je požehnaná chvíle, kdy mnohé z toho, co kroslo stát se pro továrny záplavou bezcenného krámu, umožnilo našim amatérům první pokusy a vytvořilo v několika týdnech důvěnu neznámý dojem nadbytku a dostatku. Jestliže tím vším byly alespoň z nepatrné části nahrazeny služby, které tisíce našich amatérů prokázaly věci odboje a myšlenky svobody, nechtěl je aspoň na tomto místě zjištěno, že je to odměna dobré zasloužená a nejen že nikoho nic nestála, nýbrž měla své dobré stránky hospodářské, které jsme už připomněli. Je zapotřebí smířit se s tím, že distribuce vojenského materiálu nebyla organizována dopodrobna a důkladně, jak bychom si přáli a jak by se to zcela jistě dalo v dobách klidných. I tak však probíhalo z devadesáti devíti případů ze sta cestou rádného obchodu a alespoň tak zákoně, jak to dnešní doba vůbec připouštěla. Tolik jsme chtěli říci na obranu proti nevlídnému posuzování a ještě nevlídnějším činům, jimž byli někteří radioamatéři postiženi.

A přece je tento vitaný nadbytek zdrojem rozpaků, které pozorujeme zejména na dvou místech. První je přímo mezi nynějšími vlastníky, jimž se mnohdy vede asi tak jako přírodnímu primitivovi u klavíru: neví dost dobré, co s tím. Klíčem z této zlé situace není ovšem nic jiného než hlubší, důkladnější znalost oboru. Lidem, kteří bezradně hledí na hromádky elektronek, transformátorů, přepinačů a jiných hodnotných věcí, musí být jedna věc jasná. Není na světě člověka, který by jim mohl poradit, co právě z té jejich


materiálové kombinace sestavit, jestliže sami nejsou s to rozeznat tlumivku od transformátoru, usměrňovací elektronku od koncové pentody, odpor od kondensátoru, jestliže jsou jím základní jednotky elektrotechniky dokonalou mluvinou, a jestliže si konec končů pletou volty s ampery a stejnospěrný proud se střídavým. To všecko si ovšem člověk neosvoji ze dne na den, tím méně, když soustavně odmítal dospat dál než k „umění“ spojit podle plánu určitý počet míst určitým způsobem. Jsou jistě věci, které je nutno opakovat a připomínat až do omrzání, a toto je z nich: radioamatér musí shánět vědomosti od začátku své práce, a stále, a znova, jinak je před každou nepatrnnou otázkou bezmocný jako brouk, který upadl na hřbet. Tuto nepochybnou pravdu máme na mysli, kdykoliv — a je to skoro denně — je nám adresován dotaz na věc,

## ROZPAKY Z NADBYTKU

o níž jsme psali před několika málo měsíci, ne-li docela v předešlém čísle. Tito lidé, kteří nechtějí vidět svůj prospeč tam, kde je na dosah, jsou v množství členů tohoto listu jistě poměrně malou částí, není však na neštěstí tak malá, aby ji bylo lze přehlédnout.

Poněkud jiného druhu jsou rozpak, které v posledních měsících zakouší druhá část partnerů distribučního procesu, totiž sami obchodníci. Jejich výkladní skříň a skladu se do nedávna prázdnily rychleji než mohly být doplňovány, zatím co se poslední dobou tento poměr obrátil, a zboží, které šlo dříve na dražku, stavá se v jejich očích ležákiem. Nechtějte jejich pesimismus pomůže rozehnat zjištění skutečnosti, které nelze přehlížet. Když se jejich zákazníci z kruhu radioamatérských zásobili materiálem, musí také nějaký čas pracovat, aby ho využili a zhodnotili. Mohou to učinit tím spíše, že nejpotřebnější věci pro první dobu mají a ostatní snad tak rychle z trhu nezmizí. Není obavy, že by byli přesyceni, neboť to se nemůže stát u naší tabule, kde vždy platí, že s jídlem roste chuť. A pak jsou tu dvě závažné okolnosti další, a to letní doba a rostoucí zásobení ostatního trhu, jedním slovem: UNRRA. Léto odvádí mnoho lidí na vzduch a slunce, ať za povinnosti nebo rekreaci. Obojí je svrchovaně důležité. A budě Bohu dík za to, že stále hojnější můžeme za vydělaný peníz obhodit svůj stůl a doplnit většinu vychutný satník, neboť až to se stane, s tím větší chuти se vrátíme k svým zálibám a koníčkům. Ti, kdo upřímně chtějí prosipat a pomáhat radioamatérům, budou mít meziříčí příležitost, aby roztřítili své zásoby, doplnili je v účelné skupiny lépe připravené k použití než to spěch a překot dovoľoval zatím.

V této době slova neuvažená až příliš snadno opouštějí ohradu zubů, a tak jsme s pocitou smíšenými vyslechli názor, že by bylo nejlepší všechno tento materiál zničit, a vůbec že nadešla doba krise radioamatérství. Hle, což nestačilo ničení hodnot za výšky, a což nikdy nezhyne strašidlo krise, kterou v našem oboru nikdo neviděl? Mili škarohlidové, až si mezi polévou a nedělním obědem vydýchnete dvakrát místo jen jednou, bude to také krise?

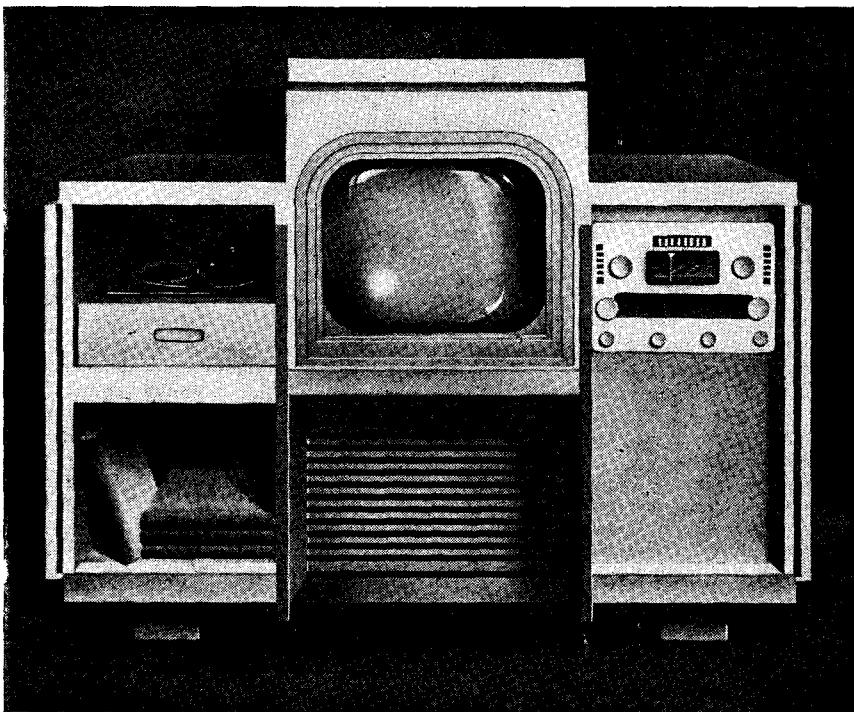

## První poválečné přijimače v USA

Na rozhlasových přístrojích, které letos na jaře uvedly na trh americký průmysl, je podstatnou novinkou jediné cena, zhruba dvojnásobná proti předválečným dobám. Standardní stolní superhet s pěti elektronkami jste dříve koupili za 10 dolarů; nyní zaň zaplatíte kolem 20 dolarů, a leckdy více. Přes to jdou dobré na odbyte: za čtvrti roky válečné výroby byly vyrazeny dva až čtyři miliony přijímačů a poptávka po nových dosud daleko převyšuje nabídku. To je přičinou, proč tyto vzory vůbec nepřišly na trh: z rozdílných poměrů, vyvolaných přechodem do civilní výroby, bylo lze rychle vyběhnout jen usilovným zjednodušováním technických podmínek výroby a využitím nástrojů a konstrukcí, připravených v posledních dobách před válkou. Zatím nebylo času na růzový nových verzí a využití objevů z doby války.

Standardním „malým“ americkým přijímačem je superhet se čtyřmi až osmi elektronkami, různé úpravy a zapojení i celkové jakosti, většinou jen pro střední vlny. Pokud tu jsou vlny krátke, mají běžně ladění bez rozcítění pásem. Jsou obvykle na střídavý i stejnosměrný proud 110 až 120 V a 60 period u proudu střídavého. Větší a veliké skříňové přijímače jsou zatím na trhu vzácností. V časopisech sice vidíte jejich obrázky, provedené s obvyklou působivostí amerických umělců obchodní propagandy, skromně vytiskněná poznamka vydává však zájemce z ilustrací: „Sledujte oznamení místních zástupců, kdy dostane zásilkou přístroj.“ Známý výrobce přepychových přístrojů, Scott v Chicagu, nabízí sice okamžitou dodávku svých přístrojů, zase však s takovým čerstvým kopýtkem: „Ceny na dotaz.“

Vzhled nových přístrojů dokládá rostoucí oblibu lisovaných thermoplastických hmot, z nichž mají menší přijímače celé skřínky. Speciální přístroje mají nyní

i rozsahy ultrakrátkovlnné, s pásmy 10 a 5 metrů. Novinky jsou nápadněji vidět na přístrojích pro televizi: DuMont ohlašuje tři typy: s obrazkem 45×34 cm a se 45 elektronkami asi za 2400 dolarů, další dva vzory s šířkou obrazu 38 a 30 cm za 1500 a 600 dolarů. Všechny mohou naladit všechn 18 pásem americké televize. Vedle televise přijímají rozhlas i frekvenční modulaci a s výjimkou nejlevnějších mají vestavěn gramofon. Jeden z nich vidíte na hořejším obrázku. Pottže, které zatím brzdí rychlý rozvoj radiotechnické výroby, objasnil americkému obecnству president společnosti RCA, David Sarnoff; ohlašil také příchod prvních televizních přijímačů letos na podzim, a nový výnález RCA, dovolující řízení motorového vozidla za naprosté tmy a bez viditelného světla.

L. H. Vydřa, New York.

## Co se vyrábí ve Švýcarsku

Není bez zajímavosti zjistit výrobní standard v oboru radiotechnickém, jak se jeví návštěvníku dnešního Švýcarska. Země s rozvinutou technikou a zvláště průmyslem jemné mechaniky, jediný stát ve střední Evropě, který byl ušetřen válečných obětí a který napak mohl sledovat vývoj techniky obou válečných stran, to vše činí nadhozenou otázkou hodnou zvláštní pozornosti. — Kojedinělým ukázkám, z nichž jsme přinesli zprávu již dříve, přibyly po návštěvě čs. účastníků basilejského veletrhu v květnu t. r. další doklady, z nichž vybíráme věci nejzajímavější.

Švýcarské přijímače neučiží na pohled nic zvláštního: osvědčené typy, i úprava zevnějšku spíše střízlivá než nápadná. Objevuje se tu nový pojem: cykloidové ladění pro usnadnění vyhledávání stanice na krátkých vlnách. Není to než podélná stupnice, jejíž posuvající se ukazatel má dole číselníček s délkou na 100 dílků. Jeho ručka se otáčí při pohybu ukazatele ozubeným kolečkem, které zabírá do stojícího zubatého hřebínu pod stupnicí. Je to tedy v podstatě mechanické rozcítění pásm, jak je s pomocí šroubových převodů a j. děláme i u nás. Malé reproduktory pro hotely, nemocnice a pod. mají kera-

# Z DOMOVA

mickou skříňku, kterou lze omýt a desinfikovat.

Ráda výrobci dodávají zboží s piezoelektrickými krystaly. Jsou to přední mikrofony všech druhů, jejichž zevnějšek nezádá v ničem s výrobky americkými, ale také krystalové přenosky s jehlou výměnnou nebo trvalou, a zvláště krystalová sluchátka, u nichž uvádí prospekt, že reprodukuje od 40 do 18 000 kmitů, mají vnitřní impedanci 80 000 ohmů při 800 c/s a váží i s přívodem 150 g. Podobají se sluchátkům obyčejným, mají přívod s jediné strany, jsou jednoduchá nebo dvojitá a jsou prý velmi citlivá. Dají se přepínat na dvojí charakteristiku přednesu. Také dotykové mikrofony pro zjišťování otřesů nebo pro přenos přímo z hudebního nástroje může si zájemce kupit. K tomu lze koupit u výrobci několik druhů krystalových výbrusů, anebo na objednávku získat libovolný předepsaný tvar. Křemenové krystaly jsou tu zastoupeny několika vzory pro filtry i oscilátory.

Ze speciálních zařízení stojí za zmínku hlasité mluvící telefon, o němž však prospekt neudává podrobnosti. Také rycí přenosky a nahrávací zařízení zdá se úspěšně nahrazovati německou výrobou. Zajímavější jsou měřicí přístroje. Běžné voltampérmetry jsou jen jako sdružené, v jediné nevelké skřínce s účelnými rozsahy pro ss a st proud a napětí, ale i pro měření odporu (baterie ohmmetu jsou vystavěny). Odpor je 10 000 ohmů na volt pro stejnosměrné napětí a 1000 ohmů/volt pro střídavý. Elektronkové voltmetry, jednodušší i citlivější, jsou pro ss i st proud, a to i při základním rozsahu 0,2 V až do 150 megacyklů, s přesností na př. 2% do 30 Mc/s. Mívají také stupnice k měření meghomových odporů (až do 20 000 MΩ). Také jinde pomocné přístroje tu vidíme v podobě dosti blízké výrobkům z USA, jako doklad, že švýcarský průmysl dobré využil minulých dob. P.

## Člínové tlakové relé

Základem pro regulační plán, jehož se stále více používá při regulaci měst a dopravních tepen, je statistické vyšetření počtu vozidel nebo chodců, kteří zjišťovaným úsekem projdou v udané době. Společnost Guardian Electric se strojila pro tato zkoumání citlivé relé, uváděné do činnosti malým stoupnutím tlaku v gumové trubce, položené přes cestu. Vjede-li na ni auto, stoupne tlak a počítací mechanismus se uvede do činnosti. Aby byl vyloučen vliv zadních kol, počítání ještě každý druhý impuls a je s to zaznamenat průchod až třiceti vozů za vteřinu, resp. 900 i více průchodu za minutu. Pneumatické relé působí na citlivé relé elektrické, které teprve uvádí v chod počítací mechanismus.

## Pražské Technické museum v tísni

Před válkou se chystalo pražské Technické museum přesídit ze Schwarzenberského paláce na Hradčanech do nové budovy na Letné. Ta však byla za okupace zabrána pro ministerstvo dopravy, a sbírky, které se odedávna těší živému zájmu naši veřejnosti a mají značný význam dokumentační, byly přeneseny do Invalidovny. Po osvobození očekávala správa, že muzeu bude navrácena nová budova. Nestalo se tak a pod tlakem nedostatku místa příkaz vlády tuto budovu na osm let k používání ministerstvu pošt.

Tím je nebezpečně ohrožen stav i vývoj cenných sbírek Technického musea, jimž v nedostatečných prostorách Invalidovny hrozí zkáza vlhkem. Ztráty takto vznikající jsou povážlivé a dalekosáhlé. V zájmu technické výchovy a zachování sbírek, na něž bychom mohli být právem pyšni, je nařízeno nutné uvažovat aspoň o vhodném a přiměřeném prozatímním

# I CIZINY

řešení této bolestné otázky, i když doba zatím nepřipouští řešení velkorysé.

## Lehce točné potenciometry

Americká společnost Autoflight vyrábí a dodává potenciometry s odporem 100—2500 ohmů a zatižitelností 2,5 W, k jejichž otáčení je zapotřebí momentu 0,2 gramcentimetrů. K pohonu stačí tedy silnější miliampermetr a pod. Odpor je lineární s odchylkou menší než 0,5%, snese otřesy s kmotolem od 4 do 55 c/s při zrychlení Skrát zrychlení tří, má ložiska z kamenů, platinové dityky i odporový materiál, a výrobci se budou s úhlem otáčení 270° nebo k protáčení nepřetížitelnou a vývody na 120° a s dvojitým kartáčkem na 180°, samostatně vyvedené části. Hodí se pro záznamové přístroje, závislé na elektrických hodnotách, tlaku, teplotě, průtoku, k přímému spojení s příslušným indikátorem, jehož údaj neovlivňují třením a pod.

## Elektronka - mikrofon

Americký patentní úřad udělil patent na zajímavé spojení elektronky s mikrofonom. Autor patentu, J. Rothstein, vtipně využil známého (a velmi obávaného zjevu) — mikrofoni elektronek. Spojil mřížku zvláštní triody s pružnou blanou, tvořící jednu stěnu baňky. Tlaky na blanu přiblížují a vzdalují


mřížku od kathody a tím mění průnik elektronky. Má-li mřížka i anoda stálé napětí, projeví se tedy změna tlaku kolísáním anodového proudu. Veliká potíž je zde ovšem v tom, že baňka je evakuována, čili na blanu působí přetlak vzduchu (1 atm.), který musí být přemáhan pevností blány. Nehodi se tedy pro přenos hudby a řeči, kde pracujeme s akustickými tlaky řádu  $10^{-4}$  až  $10^{-2}$  dyn/cm<sup>2</sup>. Autor proto uvádí, že hlavní použití tohoto mikrofonus bude při měření různých větších tlaků. K tomu účelu se vynálezy jistě hodí, protože pracuje jako stejnosměrný zesilovač a indikuje tedy i trvalé tlaky a ne jako většina dosavadních mikrofonus a zesilovačů jenom jejich střídavé změny. (Radio Craft, April 1946.)

-rn-

**A**merická veřejnost — hlavně však radioamatéři — očekávali, že nyní po válce bude dánou k veřejnému použití velké množství zbylých přenosných vysílačů, t. j. handie-talkie a walkie-talkie, t. j. přenosných vysílačů-přijímačů. Dosud však nebyly učiněny žádné dispozice, jak by jich bylo možno použít. Jsou totiž stavěny pro frekvence, přidělené vojenským úřadům, a několik přístrojů bylo již dánou i do prodeje, ale na základě vojenských úřadů byl další prodej zastaven.

MI.

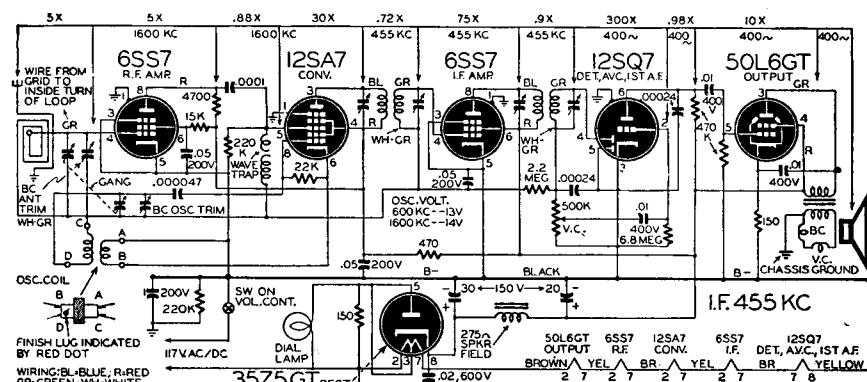• Firma Bakelite Plastics v Londýně nabízí deskový materiál, lehký a pevný, z fenolové lisovací hmoty, který lze dodatečně formovat na levných dřevěných formách a snadno opracovat. Hodí se k výrobě rozměrných krytů složitých a zakřivených tvarů. (Electronic Engineering, duben 1946.)



## Další zapojení v USA

(podle Radio Craft, duben 1946.)

Americký trh je opět plný nových mřížkových přijímačů. Jsou to sice prozatím jen jednoduché přístroje pro poslech normálního rozhlasu, většinou čtyř- až pětelektronkové superhet s jediným rozsahem (střední vlny) a rámovou antenou, která, jak se zdá, zase přichází ke čtu. Prohlížejte-li schématu této přístrojů, nenaleznete v nich převratné novinky, přesto však je každé skoro školním příkladem konstruktérského důmyslu, toho známého amerického „know-how“, který počítá a šetří s každým odporem a kondensátorem a hlavně — což je v Americe nejdražší — prací při montáži. Je to jedna z přičin, proč můžete v Americe koupit dobrý přijímač průměrně čtyřkřídlací (za 15 až 20 dolarů) než kdekoli jinde na světě. Podívejme se na schéma Farnsworthova pětelektronkového superhetu ET-064 (viz obrázek). Aby přístroj měl dostatečnou citlivost i při rámové anteně, má praezelktor, přesto používá pouze duál, protože vazba se směšovačem je odporová. V mřížce pentagridu je zajímavý oddalovač mezifrekvence — kapacitu tohoto obvodu tvoří několik volných závitů. Ušetří se tím nejen slídový bloček, ale, jelikož tato „kapacita“ je poněkud závislá na frekvenci, odladí se poměrně široké pásmo kolem mf.


vlny, na kterém „řádí“ letecká telegrafie, anž se zeslabí rozhlasové frekvence. Marně byste hledali padinkový kondensátor. Ladící duál má pro oscilační obvod zvláštní tvar desek, takže přístroj se pohodlně sladuje jen ve dvou bodech. Nenaleznete také, kromě koncové elektronky, zařízení pro získávání mřížkového předpěti. Směšovací I2SA7 nepotřebuje v tomto zapojení (vhodném pouze pro frekvence do 2 Mc/s) žádné předpěti, proto je její mřížkový obvod pouze uzemněn. Vf. a nf. zesilovač 6SS7 potřebují při 100 V na anodě asi 1 V, čili pravé tolik, kolik je bez signálu na pracovním odporu detekční diody, která současně dodává napětí pro AVC této elektronky.

Pro nf. zesilovače připouštíme max. mřížkový proud (který ještě nezpůsobí znatelné skreslení) 0,0003 mA. V mřížce nf. zesilovače 12SQ7 je pracovní odpór 6,8 MΩ — čili  $6,8 \cdot 0,3 = 2,04$  V, pravé tolik, kolik potřebuje trioda pro správnou funkci.

Koncová elektronka má vynechaný kathodový kondensátor, vzniklý ní. zpětná vazba je však zeslabena pro hluboké tóny připojením kondensátoru 10 nF z anody přímo na její kathodu. Hluboké tóny jsou tedy zdůrazněny, jak to vyžaduje poměrně malý (průměr 15 cm) reproduktor.

Nemohli bychom se v tomto ohledu naučit od Američanů šetřit, aby i naše budoucí přijímače byly i cenou lidové?

O. Horna

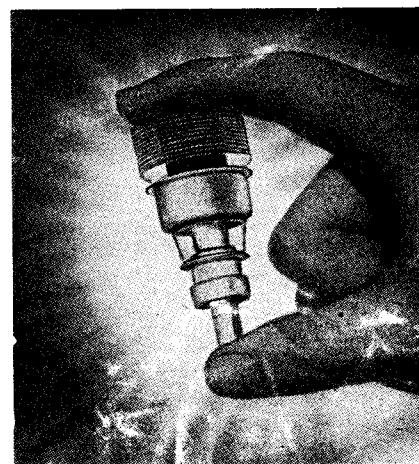

**A** zase jedna zajímavá elektronika: hádejte, jakou ztrátu snese trvale její anoda? Podle rozměru byste snad očekávali, že je rádu deseti wattů, ve skutečnosti však až 100 wattů. Konstrukce je odlišná od dosavadních. Terčíková neprůměrno žhavená kathoda se spotřebou 6,3 voltu a 1,1 ampéru má těsně u sebe mřížku a blízko nad ní anodu, jež je využita jako masivní kovové těleso s chladicími žebry na vzdachu. Elektronka se montuje do dutých souosých zástrček (omezení indukčnosti), je většinou z kovu a jen malé části jsou z tvrdého skla, neprodýsně půjčovaného ke kovovým částem. Má zesilovací činitel 100, strmost 20 mA/V a může pracovat až do 2500 Mc/s, t. j. do 12 cm vlnové délky. Je to výrobek americké firmy Eimac, vyrábí se sériově, a má označení 3X100A11/2C39.

**Z**mínili jsme se zde již o anodách elektronek z tuhy. Množí z nás je také znají ze starších usměrňovacích elektronek pro větší výkony, tam však šlo o anody v celku, podobné plochým uhlíkům do galvanických článků. Speer Carbon Co. vyrábí v velmi čisté tuhy (99,9%) anody tvaru skoro stejně složitých, jaké se vyrábějí z kovu, podle velmi malých tolerancí (0,05 mm), se stěnami síly sotva několik mm, a uvádí jako přednost větší odolnost při vysokých teplotách (až do 1930 °C), snaží se vyzářování tepla, méně rychlé sdílení tepla ostatním částem elektronky. Takové anody se nebortí a neměknou při vysokých teplotách a dávají při týchž rozmezích větší výkony než anody kovové.

## Je televise nepřítilem divadla?

Dne 7. června zahájila Britská rozhlasová společnost vysílání televize, a již pět dní poté se začalo nepřátelství mezi ní a divadlem. K účinkování byla již před měsícem smlouvou zavázaná dívčí tanecní kapela Ivy Bensonové, která přislibila účast a podnikla nákladné přípravy kostýmní. Krátce před vystoupením byla však umělkyně vyrozuměna ředitelstvím divadla Stoll, kde právě účinkuje, že vystoupení jejího sboru v televizním pořadu bude pokládáno za porušení smlouvy, po němž bude následovat výpověď z divadla a disciplinární řízení s organizací divadelních umělců. Spor se rozvíjí kolem otázky, zda účinkování v televizní scéně je s hlediskem právního totožné s osobním vystoupením či nikoliv, t. j., zda umělec porušuje smlouvu tím, že za její platnosti účinkuje v televizním pořadu, rozhodnutí bude mít zásadní význam pro všechny herce a divadlo. Je příznačné, že organizace divadelních umělců stojí zatím na stanovišti správy divadla.

# AMERICKÝ ROZHLAS DŘÍVE A NYNÍ

NAPSAL L. H. VYDRA  
(New York)

Dt 654.19.

Antena a ústřední vysílač rozhlasové společnosti Columbia (CBS) na ostrůvku v morském zálivu 20 km od New Yorku.

lionů tak zv. rozhlasových rodin. Proti předválečným létům je to po-kles asi o půl milionu rodin vinou opotřebování příjimačů za války a nemožnosti jejich náhrady. Dalších 17 milionů příjimačů bylo v hotelích, obchodech a podobných institucích. Konečné američtí automobilisté měli ve svých vozech dalších osm a tři čtvrti milionů přístrojů.

V uplynulém roce pracoval na území Spojených států celkem 1001 vysílač, kromě krátkovlnných a speciálních. Tyto vysílače tvoří předně čtyři velké celostátní rozhlasové sítě (Columbia Broadcasting System - CBS; National Broadcasting Company - NBC; American Broadcasting Company - ABC; Mutual Broadcasting System - MBS), dále pět regionálních sítí a zbytek, přibližně 875 vysílačů, bylo samostatných. Celostátní společnosti mají po celém americkém území své sítě vysílačů, k nimž se na určité relace anebo celé

**A**merický rozhlas je složením, pořady i provozem tak odlišný od evropských zvyklostí, že si Evropan, který je dosud nezná, stěží může všecko představit. A tak je třeba předem uvést základní skutečnosti.

Především je americký rozhlas *podnikem ryze soukromým* a pracuje na výdělečné základně. S výjimkou rozhlasu na krátkých vlnách, který je zatím pod vládním dohledem, jsou všechny americké vysílače soukromým vlastnictvím. Vysíláni je přirozeně podrobeno určitým federálním předpisům — bez povolení Vládní rozhlasové komise (Federal Communication Commission, zkratka FCC) nemůže nikdo mít rozhlasový vysílač. Komise také přidělí kmitočet a nejvyšší energii, a má právo licenci zrušit. Vysílá se na obchodním základě: stanice prodávají pořadový čas obchodním podnikům a jiným organizacím, jež pak mohou v zakoupené době vysílat vedle hodnotného pořadu reklamu svého výrobku nebo služeb. Cena relace není stejná; závisí na velikosti vysílače nebo na počtu vysílačů, po nichž má být vysílána. Takový „*insertor*“ (sponsor) často platí i účinkujícím umělcům, orchestru pod., také reprezentační rozhlasové půlhodiny, vysílané všemi vysílači národní sítě některé společnosti, stojí 15 až 30 tisíc dolarů (750 tisíc až jeden a půl mil. Kčs). Záleží na tom, jaké „hvězdy“ filmové nebo operní v programu vystupují. Hlavní příjem amerických rozhlasových společností pochází právě z reklamy; na př. podle odhadů v roce 1945 měly rozhlasové společnosti příjem asi 405 milionů dolarů (350 milionů v roce 1944 a 307 milionů v roce 1943).

Za poslech rozhlasu se v USA neplatí konesní poplatky s výjimkou nevelké daně při koupě nového příjimače, která je však započítána do jeho ceny. Také je jedno, kolik kdo má příjimače. Statistika Svazu amerických rozhlasových společností (NAB) udává, že v roce 1945 bylo v činnosti 59 milionů příjimačů u 33 mi-

hodinové pořady připojují i samostatné menší vysílače.

Společnost Columbia měla v druhé polovině minulého roku 148 vysílačů. Vzhledem na obchodní založení rozhlasu a také z technických důvodů (aby se zabránilo interferenci) používají americké vysílače na rozdíl od evropských relativně menších energií. Nejsilnější jsou o 50 kW a více než polovina má energii jen do 5 kW. Tím je umožněno pro místně odlehle vysílače používat stejných kmitočtů a zmenšit tak interferenci, která se tu vyskytuje zřídka.

Rozsáhlost amerického rozhlasového podnikatelství ukazuje statistika o výdajích společnosti, které v roce 1944 (úřední číslo FCC) činily přes 185 milionů dolarů. V tom nejsou platy hudebníků, herců, spisovatelů libret a jiného personálu vysílačů, který dostává odměny od inserentů nebo insertních kanceláří. Rozlehlosť této činnosti bude ještě patrnější, když číslo výdají srovnáme s výdaji Britské rozhlasové společnosti (BBC), která v roce, koncem 31. března 1945, vydala přes 17 milionů dolarů, tedy okrouhle jedenáctinu výdajů amerických.

Obchodní založení amerického rozhlasu je provázeno typickými úkazy, z nichž hlavní je ostrá soutěž mezi vedoucími společnostmi o získání největšího počtu posluchačů pro své programy. To je ziskávání nejlepších umělců, orchestru i spisovatelů k připravě a provádění pořadů.

**N**e, nebylo vybudováno milionovým nákladem někde v Americe, nýbrž vzniklo takřka přes noc v zelené a vonné zahrádce onoho města, které znalcí a světoběžníci řadí k nejkrásnějším na světě, jemuž se nejenom z důvodu geografických říkává srdce Evropy, které se honosí četnými dalšími epithety ornans, či — abychom to řekli zkrátka — v Praze, v Královské obore. Pořadatelé Festivalu sovětského filmu se rozhodli zařídit pro hosty a návštěvníky biograf v přírodě. Než se kdo nadál, vyrostla mezi košatými velikány největšího pražského sadu promítací stěna 8×10 metrů a před ní kolová stavba dřevěné promítárny. Za plátno bylo vtěsnáno osm reproduktorů, projekční budka (v pravém smyslu tohoto lehlého pojmu), nabita usměřovači pro zesílené ob Loukovky, párem promítacích strojů a zesilovači pro zvukový film, o výkonu 90 wattů. Okolo na prostranství byly vztyčeny stožáry pro osvětlení a postavena podia pro hosty i účinkující. A tu už se také scházeli první zvězdovci. Nevěděli, co mají dříve sledovat: akrobaci posádky Elektrických podniků, která rekordním tempem zlézala stožáry a věsela reflektory, nebo drobnou postavu mistra Vácha, který rozvijel a napínal své největší průzvučné plátno na dřevěnou kostru projekční stěny, plátno tak veliké, že při jeho apretování na přípravném lešení ostříkal bílou barvou i komín svého domu. Neméně poutavé bylo i počinání techniků v bílých chalátech, kteří tu pobíhali s tváří napnutou starostí, aby jim všechno, jak se patří klapalo, nebo spíše hrálo.

Mezitím svatý Petr otáčí pomalu stmíváčem. Už stěží rozeznává tváře svých sousedů, rosou zvlhlá louka a kroviska vydychla své nejjemnější vůně do náhodného



obecenstva neobrádně rozloženého na zeleném koberci, když tu zpod plátna, ještě nenapnutého, zazní zkušební deska. Ševel v rozlehém hledišti rázem klesl o čtyřicet fonů a v tichu skoro posvátném se zaleskly tóny třetí věty Dvořákovy „Novosvětské“. Když se po veselém rejí prvňích houslích rozevzvídely i ostatní rejstříky symfonické skladby, to už se technikové ani obecenstvo neudrželi, a vzrušeným šepotem se vyznávali z potěšení, že dílo, stvořené spíše v hodinách chvatu a shonu než v dnech a týdnech poklidné práce, tak slibně zahajuje

Reakci posluchačů zkouší vědeckým způsobem jak rozhlasové společnosti, tak četné reklamní kanceláře v zájmu svých zákazníků.

Společnost Columbia má dokonce zařízení, které graficky zapisuje okamžitou reakci posluchače k určitému programu. Pro záliby amerického občanstva je příznačné, že z loňských prosincových večerních rozhlasových programů (podle výkazů statistické kanceláře Hooperovy) byl na prvném místě pořad komika Bob Hopa a dále jiní komikové, jako Jack Benny, Red Skelton atd. Teprve na sedmém a sedmém místě byly dramatické hry pořadů Screen Guild Players a Radio Theatre. Osmý byl rozhlasový komentátor Walter Winchell. Pak přišla dramatizace soudních procesů a zase pořady komiků: Fred Allen a Eddie Cantora. Nelezte říci, že toto třídění udává nejlepší co do hodnoty. Ukazuje jen, který program měl nejvíce posluchačů. Soutěžení jednotlivých společností je však velmi ostré, a jak umělci, tak i režiséři a scénáristé jsou nuceni snažit se o nejlepší.

Obchodní založení rozhlasu známené, že na každé minutě zakoupené doby může si inserent vychvalovat a doporučovat své výrobky. Protože však musí posluchače připoutat k poslechu, činí to při pořadech do 15 minut jen asi minutu na začátku a na konci relace, někdy ještě uprostřed. V delších pořadech (půl hodiny až hodinu) jsou intervaly větší anebo o jedno hlášení reklamy více. To je nejspornější věcí na americkém rozhlasu, a Evropana to z počátku rozčiluje, zvláště v dřívěj-

Zpravodajská  
hlasatelna CBS  
Hodiny s vteří-  
novým číselní-  
kem dokládají  
stálý boj s oka-  
mžiky; hlasate-  
lky se sluchátky  
sleduje předcho-  
zí pořad.



ších letech, kdy relace byly reklamou přeplněny. Ale i mezi Američany samotnými jsou dva tábory, které tento problém stále posuzují a debatuji pro a proti. Donuceny reakcí posluchačů rozhlasové společnosti se snaží v posledních letech, aby tyto reklamní výlevy omezily, anebo inteligentně přizpůsobily pořadu. Některé mají v tom směru již dobrou pověst. Nejlepší je při takovém reklamním povídání přijmač vypnout — buď doopravdy nebo alespoň duševně — a pak poslouchat dál.

Neslyšíte ovšem reklamu na každém programu. Žádný vysílač nemá všech 18

hodin svého denního vysílání obsazeno reklamami. Je mnoho programů, připravovaných společnostmi samotnými, které reklamu nemají — obvykle to bývájí velmi hodnotné hudební nebo dramatické relace, a časté zpravidlostí v komentáře. Jiná přednost je v tom, že americký rozhlas nemá dlouhých jednotvárných programů. Nejdělsí bývají přenosy z opery a filharmonické koncerty. Jinak je málo — který program delší jedné hodiny; průměrná délka je 30 minut. A protože se každá vteřina musí platit, nemáte na americkém rozhlasu žádat o vysílání.

(Dokončení na str. 184.)

svojí činnost. Hle, ideální koncertní síň: zvuk i při plné hlasitosti mýrný a jakoby přitluměn, bohatý v basech a týptný ve výškách, klidný a vyrovnaný, neroztřepaný a nerušený ozvěnami, a přece stejně dobré slyšitelný jak přes stěnu reproduktoru, tak dvě stě metrů dále, odkud se olbrimí plátno jeví jen jako malá bílá deska. — Když dozvěly tóny symfonie, dostalo se příležitosti i lehké muze huděbní, a poté při moderní písni-recitativu i mluvěnou a zpívané slovo vítězilo zřetelnou srozumitelností.

To už svítily hvězdy a ztichlý sad jen tajemně šuměl rozložitými korunami svých stromů. Bílá plocha promítacího plátna pozvyla no-


sledních záhybů, a v tom také celá stříbrně zazářila. Světelný kužel z okénka kabiny prozrazuje, že ke zvuku co nevidět přibude obraz, jen co operátor zamíří objektivy svých strojů přesně na střed plátna. Pomalu se sune oslnivý čtverec po promítací ploše, až přistane na správném místě. Ted dosahuje napětí diváků vrcholu. „Budeš dnes hrát?“ znějí diskrétní dotazy k technikům, kteří plní dobré nálady přkyvují. Než se nadějš, je plátno znova ozářeno, teď však již titulky s úvodem staršího filmu, vypůjčeného pro zkoušky. Těsně před kabinou nasloucháme zdařilé hudební předehré, která náhle tichne ve teskné pianissimo. Ale to to

Dvě hloubkové a  
čtyři výškové kom-  
binace reprodukto-  
rů za plátnem

Těsně za tebou zůstává do ticha útlý pramenek a s malé výše dopadá k zemi. V následující hudební přestávce je s překvapením zaslechněz novou. Pln rozpuků sdílejete tuto nepřistojnost vrchnímu technikovi, který zůstává klidý. „Ještě nám instalatér nezpřipojil odpadní potrubí pro chladicí vodu filmové dráhy.“


Uklidněn rozbřehněš se do nejzazšího kouta louky, abys mohl posoudit, jak se odtud jeví obraz a jak působí více než půl vteřinové zpoždění zvuku. Nevadí tolik, jak bychom čekali; obraz je z této dálky tak malý, že pohyby úst nelze bezprostředně porovnávat se zvukem; vidět i slyšet je však stále dobré.

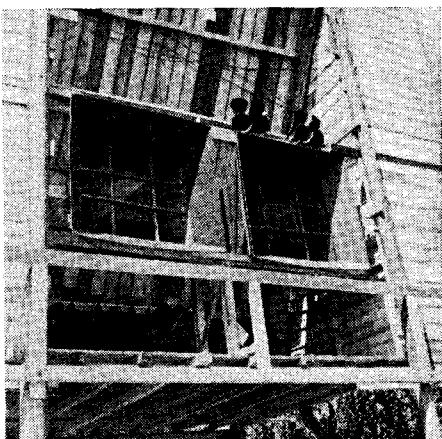Uklidnění, přece však ještě napjati očekáváním, rozcházejí se technikové domů, spíše v časném jitru než v pozdní noci. Je tolik věcí, které by mohly' zdar dila ohrozit: vichr, dešť, porucha elektriny, zlá vůle. Obavy však byly zbytečné. Modrá klenba otevřeného sálu zůstala bez poskvrny i přišti den, aparátura pracovala



stejně dobře, chladící voda již nechrásla volně na zemi, a předvádění hlavního filmu festivalu před očima více než dvacet tisíc diváků se plně vydařilo.

Tak jsme měli příležitost posoudit reprodukční aparaturu ve volné přírodě, která se znova ukázala nenasýtným jedliskem zvukového výkonu, avšak také prostředím s nejdokonalejší akustikou, v níž je dobrá reprodukovaná hudba tak blízká originálu, že byste obé chvílemi sotva rozeznali. V duších těch, kdo mohli shlednout pořady tohoto největšího, bohužel jen dočasněho pražského biografu, zůstane na ně jistě trvalá vzpomínka.

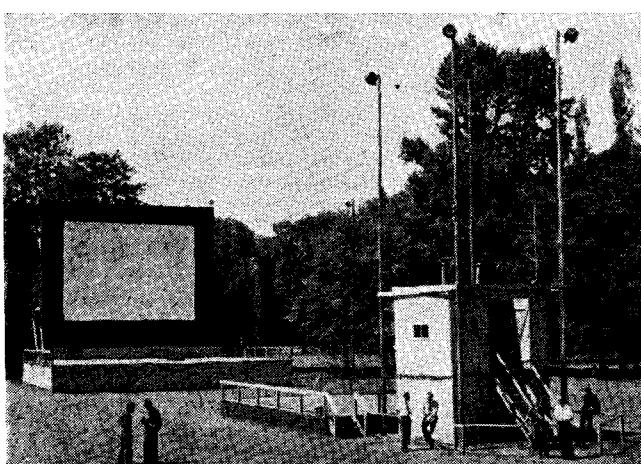

# MILIAMPÉRMETR S BOLOMETREM

Rozsah 12 mA, až do 1000 Mc/s

MILAN MARÍK

Dt P 621 (317.794:396.029.4/6)

Otázka zní: Jak měřiti nebo aspoň porovnati výf. proudy řádu miliamperů přistrojem jednoduchým, cenově dostupným a v dostatečných mezích nezávislým na kmitočtu až do nejvyšších hodnot? K tomu se hodi buď miliampermeter žárový nebo s thermoelektrickým křížem, nebo konečně miliampermeter elektronkový. Miliampermety žárové se u nás vyrábely ojediněle a nejsou dnes na trhu. Thermoelektrické články s rozsahem do 10 mA jsou vzácností a hlavně jsou drahé a chouloustivé. Elektronkový miliampermeter je rovněž nákladný a složitý. A tak po zavržení uvedených způsobů jsme si vzpomněli, že existuje ještě měření s pomocí bolometru. V dostupné literatuře jsou různá základní zapojení, ale přesných dat jsme nenalezli. Pátrali jsme ve starších i v novějších továrních cenicích, ale tam po bolometru nebylo ani stopy. Udělali jsme proto několik zkoušek a brzy se ukázalo, že bolometr bude to, co potřebujeme. Poněvadž pokládáme výsledek své práce za užitečný i pro jiné zájemce, popříšeme krátce, jak ho bylo dosaženo.



*Podstata bolometru.* Každý odpor se při průchodu proudu otepnuje. To má za následek větší nebo menší změnu odporu; u kovů obvykle odpor stoupá s teplotou. Říkáme, že kovy mají kladný teplotní součinitel odporu. Tímto činitelem (a) vyjadřujeme, jak se odpor s teplotou mění, a to tak, že odpor z určité látky, která má teplotní odporový činitel a a při teplotě na př.  $0^\circ\text{C}$  odpor  $R_0$ , má po ohřátí  $a \cdot R_0$  C odpor

$$R_t = R_0 \cdot (1 + \alpha \cdot t + \beta \cdot t^2).$$

Pro běžnou potřebu se poslední člen v závorce obvykle vynechává. Při ohřívání vf. proudem, kdybychom je chtěli vůbec počítat, přistupují další vlivy, jako výřivé proudy a povrchový zjev, vliv indukčnosti vodiče atd., které nejsou nijak snadno kontrolovatelné.

Většina vodivů má tedy činitel a kladný. Jen některé látky, na př. uhlík, mají teplotní součinitel záporný, tedy jejich odpor při ohřívání klesá. Změna odporu při změně teploty je obvykle nevítaná a snažíme se jiomezit volbou vhodného materiálu s nízkým a a přípuštěním malého oteplení odporu. U bolometru a na př. také u variátorů je naopak teplotní změna odporu podstatou činnosti. Bolometr je původně název odporu (obvykle z velmi jemných drátků nebo pásků), který při ohřívání zvětšuje značně a pokud možno pravidelně svůj odpor. Téhož označení se však používá i pro celé přístroje, pracující na podstatě bolometru. Stoupání odporu se potom měří, a bolometr může být použit na př. jako teplomer. V našem případě měřený proud protéká přímo tímto odporem a tím je ohřívá. Ohřívání způsobuje stoupnutí odporu. Toto stoupnutí odporu je pak určitým měřítkem pro velikost procházejícího, tedy měřeného proudu. Bolometr, tedy

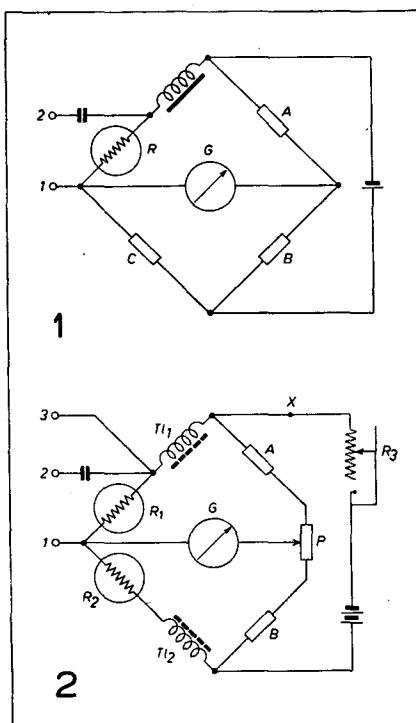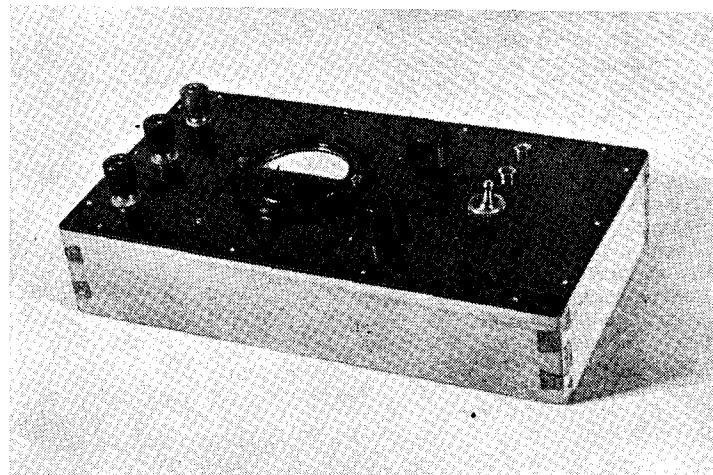Dole. Obr. 1.  
Podstata bolo-  
metrického mě-  
ření. Obráz 2.  
Souměrný bolo-  
metr s větší cit-  
livostí a doko-  
nalejší kompen-  
sačí



Hotový bolometr má rozměry 230×125×45 mm. Na čelní desce přípojné svorky, galvanometr, knoflíky korekčního potenciometru a odporu pro nastavení pomocného proudu, zdířky pro připojení citlivějšího galvanometru a přepínač S.

jehož změnu odporu měříme, je zapojen jako jedno rameno můstku. Můstek napájí baterie, a poměr ostatních odporů v můstku, A, B, C, je takový, aby v normálním stavu, t. j. jestliže na svorky 1, 2 nepřivádime střídavý proud, byl v rovnováze. Toho dosáhneme nejsnáze, když všechny odpory v můstku,  $R$ , A, B, C, budou stejně. Potom neprochází úhlopříčkou můstku proud a galvanoměr  $G$  ukazuje nulu. Měřený střídavý proud přechází přes kondensátor, aby připojení měřeného obvodu nezpůsobilo změnu rovnováhy stejnosměrného proudu v můstku. Aby měřený proud naopak zase neprocházel v můstku ostatními odpory, nýbrž jen odporem  $R$ , je v serii s odporem  $R$  zapojena tlumivka.

Poněvadž se však odpor  $R$  může měnit i při změně stejnosměrného proudu, který protéká v normálním stavu můstkem, je třeba, aby byl tento proud, zejména v odporu  $R$ , stálý, a tedy i stálé napětí baterie, která napájí můstek. Potom můžeme galvanometr  $G$ , jehož ručka se vychýlí, jakmile se změní odpor  $R$  při průchodu střídavého proudu, přímo ocejchovat údají měřeného proudu nebo napětí. — Po provedení se ukázalo, že jak se mění napětí baterie, kolísá značně velikost odporu  $R$ , a zapojení potřebuje stálé regulování proudu v můstku. Také citlivost byla jen 20 mA pro plnou výchylku galvanometru. Ale už to byl úspěch.

Zapojení jsme doplnili podle obrazu 2; dosáhli jsme dobré stability a s týmž galvanometrem 12 mA pro plnou výchylku. To je též konečné zapojení. Zlepšení bylo dosaženo tím, že celá strana můstku s odporem  $R$  i tlumivkou se opakuje v druhé polovině můstku, dříve označené  $C$ . Tím byla získána značná stabilita (kompensace) nuly měřicího přístroje v můstku, i když kolísá stejnosměrný proud, napájející můstek. Stoupne-li totiž proud v můstku, stoupnou nyní stejně i oba odpory v můstku,  $R_1$ ,  $R_2$ , a zůstane zachována rovnováha můstku  $R_1/R_2 = 1$ . Z této podmínky stejnosti odporů  $R_1$  a  $R_2$  je dán i poměr odporů  $A$ ,  $B$ :  $R_1/R_2 = A/B = 1$ .

Celkový stejnosměrný proud v můstku nastavíme na správnou hodnotu odporem  $R_3$ . Proud měříme při tom na př. v místě X.

Malé změny v rovnováze můstku vyrovnáváme potenciometrem  $P$ , mezi odpory  $A, B$  a tím přesně nastavíme nulu na měřicím přístroji před měřením. Větší citlivost má toto zapojení proto, že při průchodu měřeného proudu stoupá odporník  $R_1$ , tím však poklesne pomocný proud procházející touto větví můstku, a tedy i odporem  $R_2$ . Poněvadž i tento je bolometrický, způsobí klesenutí proudu zmenšení jeho odporu a tím další zvětšení nerovnováhy v můstku a větší citlivost.

*Provedení.* Poněvadž jsme vhodně „železné“ odpory s velkou citlivostí neměli, zapojili jsme jako bolometry trpasličí žárovky (pro kapesní svítílný). Ukázalo se, že dobré vyuhovují. Poněvadž milampémetr má míti malý vnitřní odpor, pátrali jsme po žárovkách, které při poměrně malém odporu mají jednak velkou a konstantní strmost charakteristiky  $R$ - $E$ , jednak ale spolu kolem nulového bodu (t. j. pracovního bodu) při normálním proudem v můstku) mají souměrný průběh odporu při stoupání i klesání proudu, jak je to potřeba pro dobrou kompenzaci můstku. Z mnoha vyzkoušených žárovek se nejlépe hodil typ Osram 6446 pro 6 voltů, 0,04 ampéru. Závislost proudu na napětí ( $I$ - $E$ ) a odporu na napětí ( $R$ - $E$ ), jak byly naměřeny na jedné takové žárovce, jsou v obraze 3. Při zkoušení se ukázalo, že se jednotlivé žárovky dosti od sebe liší a je dobré vybrati podobné. Není to však podmínkou nezbytnou, bude jen trochu jiná cejchovní křivka nebo stupnice přístroje. Podle průběhu křivky  $R$ - $E$  byl zvolen vhodný pracovní bod 4, ve kterém je jednak dostatečná souměrnost křivky pro stabilisaci, jednak poměrně malý odpor. Pro tento bod je odpor asi 33 ohmů,  $I = 22,5$  mA,  $E = 0,75$  V. Počítáme-li dále s odporem tlumivky  $Tl$  asi 15 ohmů, která je v serii s  $R$ , bude na celém můstku potřeba stejnosměrné napětí


$$E = (R_1 + R_{TL}) \cdot I \cdot 2 =$$

Postačí tedy dva suché články. Tlumivky mají mítí, pokud jen možno, nejmenší ohmický odpor, poněvadž každé zbytočné zvětšení odporu  $R$  nebo  $Tl$  zmenšuje citlivost. Dále je nutné určiti i velikost druhé strany můstku. K dosažení největší citlivosti třeba uděliti oba odpory  $A$ ,  $B$  co možná malé. Naopak však musíme dbát, abychom stačili s proudem, jaký může dodat normální nebo velká válečková kapacitní baterie, nemá-li být celý přístroj příliš veliký. Nesmíme také odpory příliš zatěžovat, aby se nezahřívaly a tím svou změnou odporu nepřísnobily nevítaně na rovnováhu můstku. Proto jsme použili odpór po 40 ohmeh, pro zatištění 3 W, drátem vinutých. Potenciometr  $P$  má být pokud možno plynule regulovatelný, tedy nejlépe s grafitovou vrstvou, je však potřeba, aby byl stabilní, a tak bude většinou lépe použiti jemného drátového. V přístroji byl grafitový 10 ohmů, může být však ještě menší. K nastavení celého proudu v můstku — asi 40 mA — stačí kapacitní válečková baterie a v serii reo-

**Obraz 4.** Zapojení přístroje, zobrazeného na snímcích.

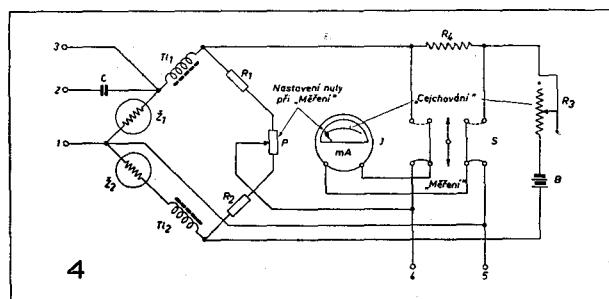**Obraz 5a. Cejchování bolometru.**

Obraz 5b. Náčrt úpravy bolometrického odporu speciálního, s malou indukčností.



#### Hodnoty součástí:

C — kondensátor 0,1  $\mu$ F, L = O, 500 V.  
 Ž, Ž — stejné žárovky 6 V, 0,04 A, pro ka-  
 pesní svítilny, s objímkami.

Tl, Tl — stejné tlumivky,  $L = 5$  mH, vinnuto na železových jádřech po 400 záv., drát  $\emptyset 0,2$  mm, Cu smalt.

$R_1, R_2$  — odpory po  $40 \Omega$ , pro zatížení 3 W,  
drátové.

$R_3$  — odpor  $60 \Omega$ , regulační, s vypnutím  
v krajní poloze,

R<sub>4</sub> — bočník měřicího přístroje, viz text, odpor asi 1—1,5 Ω.


P — potenciometr  $10 \Omega$ , nejlépe drátový,  
s jemným nastavováním.

S — čtyřpolový dvoupolohový spinač,

J — miliampermetr 0,2 mA.  
B — dvoučlánková baterie válečková pro kapesní svítilny.

stat  $R_3$  asi 60 ohmů, aby stačila regulace i pro akumulátor 4 V, kterého používáme pro ta měření, která trvají delší dobu. Tento odpor má koncový vypínač. Ke kontrole nastavovaného proudu v můstku používáme téhož přístroje, jako pro měření. Přepojení provádí vhodný přepínač a rozsah upraví bočník  $R_4$  v obr. 4. Měření celkového proudu můstku, místo měření proudu přímo v odporu  $R_1$ , můžeme použít, poněvadž rozdělení proudu v můstku v normálním stavu je vždy stejné.

Po stupně s přístrojem v obr. 4 je ten: zapnutím spinače  $S$  do polohy „Cejchování“ přepojíme měřicí přístroj k bočníku  $R_4$ , a pak zapnutím odporu  $R_2$  a jeho naregulováním nastavíme normální proud v můstku. Pro tento proud na stupni přístroje uděláme značku, na kterou potom vždy nastavujeme. Pak přeneme-

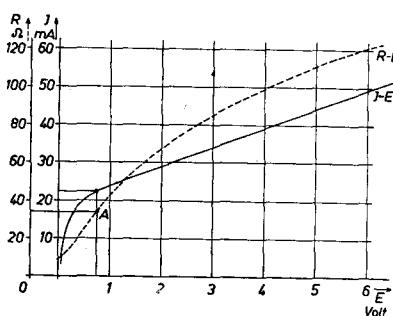

Obraz 3. Charakteristika R-E a I-E pro žárovku, použitou jako bolometr.


přepinač S do polohy „Měření“. Neukáže-li přístroj nulu, nastavíme ji přesně potenciometrem P. Doporučuje se počkat po zapnutí bolometru asi 1 až 3 minuty, až se ohřejí všechny odpory v celém můstku a pak celé nastavení znova přezkoušet a opravit. Pak teprve měříme. Je-li baterie dobrá, vydrží toto nastavení beze změny aspoň hodinu.

$$R_L = 2\pi \cdot f \cdot L$$

$$L = R_L / 2\pi \cdot f = 600 / 2\pi \cdot 2 \cdot 10^4 =$$

$$= 0.0048 \text{ H, tedy asi 5 milihenry.}$$

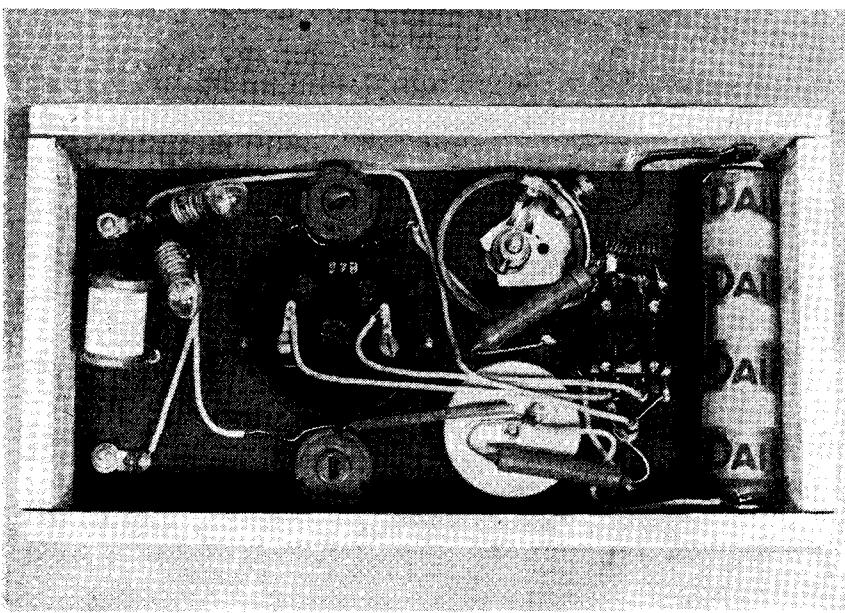Tlumivky byly provedeny každá na uzavřeném železovém jádře se 400 závity drá-



tu průměru 0,2 mm Cu, smalt. Ohmický odpor byl 15 ohmů. Potřebná kapacita kondenzátoru  $C$  vypočítá se ze vzorce pro reaktanci

$$R_C = 1/2 \pi \cdot f \cdot C \\ C = 1/2 \pi \cdot f \cdot R_C = 1/2 \pi \cdot 2 \cdot 10^4 \cdot 1 \cdot 5 = \\ = 0,000\,005\,3 \text{ F},$$

tedy více než 5  $\mu\text{F}$ . To je kapacita tak veliká, že kondenzátor by nebylo možno do malého přístroje vestavěti. Použili jsme proto kondenzátor 0,1  $\mu\text{F}$ , s ním můžeme pak při menší chybě než 5% měřiti už od 1 Mc/s výše.\* Tento kondenzátor 0,1  $\mu\text{F}$  je připojen v přístroji na svorky 1-2. Potřebujeme-li měřiti při kmitočtech nižších, připojíme pak potřebný velký kondenzátor před přímo vyvedenou svorku 3.

Jako měřicího přístroje  $J$  (galvanometru) bylo použito malého přístroje s otočnou cívku (Deprèz-d'Arsonval) s celou výchylkou 0,2 mA při vnitřním odporu 800 ohmů (tedy 160 mV), jaké jsou nyní v obchodech jako výprodej. Přístroj neměl stupnice, nýbrž jen jednu nastavovací značku. Proto byla zhotovena celá nová stupnice, a to cejchováním střídavým proudem. Stupnice lze nahradit cejchovní křívkou, vztaženou na př. ke stejnospěrné stupnici přístroje.

Cejchovali jsme v zapojení podle obrázku 5a. Na svorce 3 byl připojen kondenzátor 6  $\mu\text{F}$ , předřazen odpor 1000 ohmů (měl by být o odpor bolometru nižší, t. j. 970  $\Omega$ ). Odpor nemá být drátový, aby neměl velkou indukčnost. Použili jsme proudem o kmitočtu 20 kc/s. Voltmetr, jímž bylo měřeno, měl suchý usměrňovač, a je proto třeba, aby použitý střídavý proud měl pokud možno sinusový průběh. Každý 1 volt, nastavený na voltmetru, odpovídá

\*) S ohledem na geometrické sčítání kapacitního a ohmického odporu stačí pro chybu do 5%, je-li kapacitní jalový odpor asi 33 procent ohmického odporu. Stačí tedy uvedené hodnoty pro kmitočty skoro sedmkrát menší, resp. pro tytéž hodnoty by stačily kapacity asi sedmkrát menší. Event. ohmický odpor připojeného (měřeného) odporu může tyto poměry ještě dále zlepšovat. Pozn. red.

Pod čelní deskou je jen málo součástek: bolometrické žárovky, tlumivky a galvanometr, korekční a nastavovací odpor, přepinač a baterie, odpory  $R_1$  a  $R_2$  a isol. kondenzátor.

vídá 1 mA na bolometru. Zhotovený přístroj měl plnou výchylku při 12 mA. Získaná stupnice má průběh méně nerovnoměrný než tepelné miliampérmetry nebo přístroje s thermoelektr. křížem bez speciálních úprav. To je způsobeno též kompenzací (druhým bolometrem). Přístroj ukazuje efektivní hodnotu. Odečisti lze již 1,5 mA.

Později jsme cejchování kontrolovali přístrojem s thermoelektr. křížem a shledáli jsme, že jeho přesnost vyhovuje. Při použití kmitočtu 10 kc/s byla odchylka -0,5%, při 7 kc/s -1%, při 5 kc/s -3 procenta, při 2,5 kc/s -10%, při 1 kc/s -14%, při 0,5 kc/s -18%. Při vysokých kmitočtech, a to i při 60 Mc/s, nebyl nalezen rozdíl mezi údajem bolometru a thermoelektr. kříže, ač ovšem zde není ani měření thermoelektr. článkem úplně spolehlivé. Pro zajímavost ještě uvedeme, že i při 1000 Mc/s přístroj dobré výkony má.


V přístroji byly normální žárovky v běžných objímkách, tedy úprava, která se pro velmi vysoké kmitočty nehodí. Je však možné objimky žárovek odstranit a přívody připojit přímo. Stejně tak použijeme vhodných kondenzátorů a tlumivek. Pro ještě větší požadavky se hodí bolometrický odpor podle obrazu 5b s že-

lezným drátkem (z variátoru?), drátek rovný, nekroucený. Zlepšením bylo by i použití malých sulfitových žárovek, které mají menší kapacitu přívodů. Naneštěstí se vyrábějí jen pro větší proudy.

Je zřejmé, že pro měření při vysokých kmitočtech bude vhodně sestavený přístroj nejméně tak dobrý, jako thermoelektrický článek běžného typu, a při tom je levnější a odolnější (thermoelektrický článek snese jen asi dvojnásobné zatížení, naše žárovky až desetinásobné).

Chceme-li měřiti ještě menší proudy, stačí použít citlivějšího galvanometru. K tomu účelu máme na přístroji ještě zvláštní vývod (obraz 4, svorky 4-5) parallelně k úložištiče můstku, v něž je přístroj. Na tyto svorky zapojíme pak citlivý galvanoměr a přepinač  $S$  zůstane i při měření zapojen v poloze „Cejchování“. Jinak je postup při nastavení cejchování i nuly týž. Čím bude použity přístroj citlivější a o menším vnitřním odporu, tím bude větší citlivost. Tak jsme zkusili na př. přístroj pro měření s thermoelektr. křížem s plnou výchylkou 0,1 mA a vnitřním odporem 60 ohmů (amatérský výrobek). Plná výchylka na tomto přístroji byla naměřena již při 4 mA střídavého proudu a bylo lze odcítit již od 0,2 mA po půl desetině mA.

Srovnamo-li vlastnosti takto sestaveného bolometru a thermoelektr. křížu nebo žárových miliampérmetrů, shledáme, že přesnost obou měření je asi stejná. Nevýhodou bolometru je, že je možná ho použít jen při měření střídavého proudu a je nutno ho cejchovati též střídavým proudem, zatím co thermoelektr. kříž i žárový přístroj lze cejchovat proudem stejnospěrným. Dále snad to, že potřebuje pomocný zdroj a nastavování pomocného proudu a nuly v můstku. Při některém měření bude i vložený kondenzátor nevýhodný, někde ovšem zase výhodný. Další nevýhodou je, že máme-li měřit při nízkých frekvencích, vyjde kondenzátor  $C$  a tlumivky  $Tl$  značně veliké. To jsou všechny jeho nevýhody. Výhoda je víc. Zejména je to cena, která u samotného thermoelektr. článku pro 10 mA stř. byla před válkou asi „jen“ 500 Kč, a to nepočítáme ani potřebný milivoltmetr, který musí být značně citlivější a je také velmi drahy. Poněvadž thermoelektrický kříž snese jen asi dvojnásobné až třinásobné přetížení, je jisté, že snáze opatříme i zaplatíme žárovku v bolometru. Žárovka je tu mimo to zatížena jen asi 50 procent, takže přetížení může být až 10násobné. Další výhodou je dosti rovná stupnice. Na dostatečně velké stupnici lze číst i jednu dvacetinu konečné výchylky (viz 4 mA a 0,2 mA), zatím co

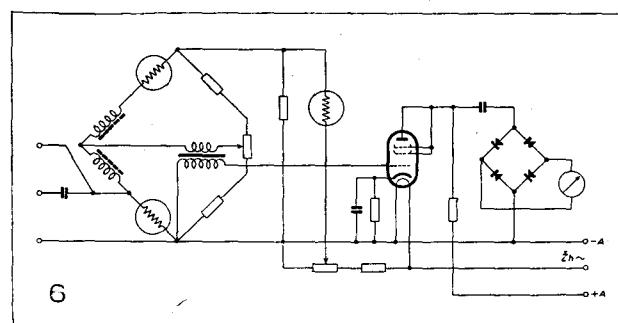

Obraz 6. Návrh bolometru, napájeného střídavým pomocným proudem, se zesiléním měřeného napětí.

# DIAGRAM

pro rychlý návrh

## SÍŤOVÉHO TRANSFORMÁTORU

Dt V 621.314.211.001.2

Vycházíme z daných hodnot sekundárních napětí a proudu a napětí primárního. Vypočítáme výkon transformátoru:

$$W_2 = E_2 \cdot I_2 + E_2' \cdot I_2' + E_2'' \cdot I_2'' +$$

atd., podle počtu sekundárních vinutí. Výkon transformátoru udává velikost jádra podle vztahu

$$q \cdot f = 1,7 W_2 \text{ (cm}^2, \text{ watt)}$$

(Platí pro běžné radiotechnické transformátory s dvojím vinutím na primáru — 120/220 V). Tento vzorec máme v diagramu na stupnici VÝKON-JÁDRO, a najdeme k prve vypočtenému výkonu, kolik musí činit úhrnem součin plochy okénka pro vinutí  $f$  a průřezu jádra  $q$ . Nato uvážíme, že okénko bývá rovné jednonásobku až dvojnásobku průřezu jádra:

$$f = (1 \div 2) q,$$

odhadneme jeho velikost a hledáme v zásobě plechů takový, jehož plocha okénka by vyhověla. Změříme přesné rozměry okénka, vypočteme jeho plochu

u tepelných přístrojů to bývá pětina celé výchylky. Další a asi největší technickou výhodou je, že vnitřní odporník bolometru je velice malý, zvláště použijeme-li dobrého galvanometru k odečítání. Zatím co thermoelektr. kříž pro 1 mA mává vnitřní odporník 1000 až 1500 ohmů, zůstává na př. u našeho přístroje odporník 30 ohmů, což je pro miliampérmetr podstatný rozdíl. Ostatní vlastnosti jsou u obou druhů přístrojů stejné. Tak zejména měří efektivní hodnotu, mění částečně vnitřní odporník při průchodu různě velkého proudu atd.

Jiné rozsahy měření je možno získat vhodnou volbou pracovního bodu žárovky (bolometru), vhodným typem žárovky a použitím bočníků. Přístroje lze použít i jako voltmetru, předřadíme-li potřebný odporník. Spotřeba je ovšem dosti velká.

Za určitých okolností lze použít i střídavého pomocného proudu v bolometru. K zvětšení citlivosti takového zapojení bývá nutné použít elektronky na př. v zapojení podle obrazu 6. Napájecí proud můstku je vhodné stabilisovat. Dobře poslouží vhodná žárovka jako variátor. Použijeme-li k napájení bolometru proudu o síťové frekvenci 50 c/s, není ovšem možné měřiti proudy nízké frekvence. Kondensátor  $C$  musí mít nyní pro napájecí proud 50 c/s střídavý odporník alespoň 20krát větší než bolometr (žárovka). V našem případě bude smět být kondensátor  $C$  nejvíce 5  $\mu\text{F}$  a nejmenší kmitočet, při němž bude tedy moci být měřeno, bude asi až 20 kc/s (viz předchozí poznámku\*).

pro vybraný plech a dále vypočítáme potřebný průřez jádra z prve zjištěné hodnoty ( $q \cdot f$ ) tím, že ji dělíme skutečným  $f$ . Na zvoleném plechu změříme šířku sloupku  $s$  a vypočítáme z daného průřezu jádra příslušnou výšku jádra  $v = q : s$ . Hleďme, aby  $v$  vyšlo v mezích jednou až dvakrát  $s$ :

$$v = (1 \div 2) s$$

aby byl transformátor úhlíkový.

Známe-li jádro, vypočítáme počet závitů na jeden volt ze vztahu

$$n/1V = 45 : q \quad (q \text{ v cm}^2)$$

Tento vztah máme v diagramu na stupnicích JÁDRO-ZÁVITY. Z hodnoty  $n/1V$  můžeme vypočítat počet závitů pro jednotlivá vinutí násobením zádaným na-pětím:

$$n_1 = E_1 \cdot n/1V, \text{ atd.}$$

Na primární straně zmenšíme vypočtený počet závitů asi o 5 %, abychom brali ohled na úbytky napětí ve vinutích.


Průměr drátu závisí na proudu příslušným vinutím. Pro sekundární vinutí máme proud dán a pak počítáme potřebný průměr z přibližného vzorce

$$d = VI : 2 \text{ (mm, ampér)}$$

nebo podle diagramu, stupnice PROUD-PRŮMĚR. Pro vinutí primární musíme proud vypočítat z výkonu transformátoru a napětí sítě. Použijeme vzorce

$$I = 1,25 W_2 : E, \text{ (ampér, watt, volt).}$$

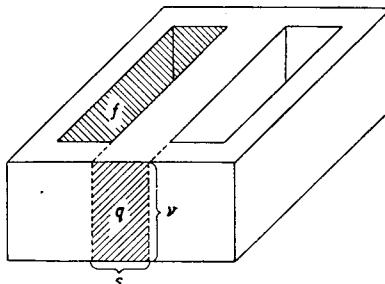
Poté zjistíme potřebný průměr jako prve. Tím je výpočet skončen a můžeme ještě provést kontrolu, zda se vinutí vejde do okénka. Vypočítáme pro jednotlivá vinutí součiny  $n \cdot d^2$ , t. j. součin počtu závitů a druhé mocniny průměru drátu ( $= d \cdot d$ ), tyto výrazy pro všecka



vinutí sečteme a musíme dostat asi třetinu plochy okénka; zbylé dvě třetiny se spotřebují na prokládání, isolaci, krosy, nepřesné vinutí.

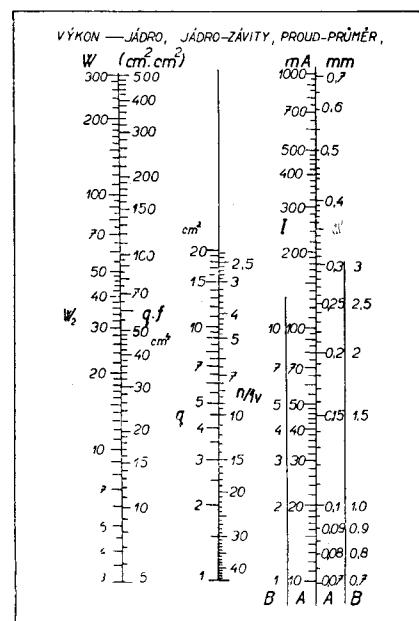**Příklad:** transformátor pro  $2 \times 250 \text{ V}/0,06 \text{ A ss}, 2 \times 3,15 \text{ V}/2 \text{ A}, 4 \text{ V}/1,1 \text{ A}$ ; primár pro 120/220 V.

**Určení výkonu:** požadovaný usměrněný proud 0,06 A znamená, že každou polovinou vinutí potřebe asi  $0,7 \cdot 0,06 = 0,042 \text{ A}$  efektivního proudu střídavého. Součinitel 0,7 platí pro běžné dvojcestné usměrňovače; pro jednocestné je 1,5.



$$W_2 = 2 \times 250 \times 0,042 + 6,3 \times 2 + 4 \times 1,1 = 21 + 12,6 + 4,4 = 38 \text{ wattů.}$$

K tomu najdeme z diagramu (levá stupnice VÝKON-JÁDRO), vhodné  $q \cdot f = 65$ , v zásobě máme na př. plechy s okénkem  $9 \text{ cm}^2$ , průřez tedy bude  $q = 65 : 9 = 7,3 \text{ cm}^2$ . Střední pásek zvoleného plechu nech má  $2 \text{ cm}$  šířku, pak potřebujeme výšku jádra  $v = 7,3 : 2 = 3,7 \text{ cm}$  (hodnoty zaokrouhlujeme).

Počet závitů na jeden volt najdeme ze střední stupnice (ZÁVITY-JÁDRO): k hodnotě 7,3 patří 6,2 závitu na volt. Teď můžeme vypočítat počty závitů pro jednotlivá vinutí a ze stupnic PROUD-PRŮMĚR určíme hned příslušný průměr drátu:

$$\begin{aligned} 2 \times 250 \text{ V} \dots 2 \times 250 \times 6,2 &= 2 \times 1550 \\ \text{záv.}; 0,042 \text{ A} \dots d &= 0,15 \text{ mm} \\ 2 \times 3,15 \text{ V} \dots 2 \times 3,15 \times 6,2 &= 2 \times 19,5 \\ \text{záv. (upravíme } 19 + 20 \text{ záv.)}; 2 \text{ A} \dots d &= 1 \text{ mm} \\ 4 \text{ V} \dots 4 \times 6,2 &= 25 \text{ záv.}; \\ 1,1 \text{ A} \dots d &= 0,75 \text{ mm.} \end{aligned}$$

### Primární proud:

$$I = 1,25 \times 38 : 120 = 0,42 \text{ A při } 120 \text{ voltech};$$

$$= 1,25 \times 38 : 220 = 0,216 \text{ A při } 220 \text{ voltech.}$$

$$\begin{aligned} 120 \text{ V} \dots 120 \times 6,2 &= 745, \text{ uberejme } 5\%, \\ \text{zbude } 710 \text{ záv.}; 0,42 \text{ A} \dots d &= 0,45 \text{ mm}; \\ + 100 \text{ V} \dots 100 \times 6,2 &= 620, - 5\%; \\ \text{zbude } 590 \text{ záv.}; 0,216 \text{ A} \dots d &= 0,35 \text{ mm.} \end{aligned}$$

### Kontrola místa pro vinutí:

$$\begin{aligned} 710 \times 0,45 \times 0,45 + 590 \times 0,35 \times 0,35 + \\ + 3100 \times 0,15 \times 0,15 + 39 \times 1 \times 1 + \\ + 25 \times 0,75 \times 0,75 &= \\ = 144 + 72 + 70 + 39 + 14 &= 339 \text{ mm}^2. \end{aligned}$$

To je dostatečně blízko třetině plochy okénka (900 mm<sup>2</sup>), vinutí se tedy do něho vejde.

# MĚŘICÍ PŘÍSTROJ S ROZŠÍŘENOU ČÁSTÍ ROZSAHU

VLADIMÍR ŠEFL

Dt P 621.317.725

V laboratoři a radiotechnické praxi vůbec jsme často postaveni před úkol měření s dostatečnou přesností určité napětí, kolísající kol jmenovité hodnoty. Použijeme-li na př. pro kontrolu síťového napětí 220 V běžného přístroje třídy 1,5, jaký se zpravidla pro tento účel volí, ať elektromagnetický nebo deprezský s usměrňovačem, o maximální výchylce 250 V, je výsledek takového měření mnohdy nedostatečný. Už sama absolutní přesnost těchto přístrojů, 1,5 % max. výchylky, je mnohdy malá, neboť při 250 V to znamená 3,7 V a měření odchylky od požadované hodnoty jsou tedy často uvnitř mezi přesnosti a citlivosti těchto přístrojů. Přístroje přesnější, t. j. třídy 0,5 nebo dokonce 0,2, nepricházejí pro tento účel vůbec v úvahu, jsou to přístroje vysloveně laboratorní, dražé a choulostivé. Ale i s těmito přístroji by bylo odečítání malých odchylek obtížné, neboť z celé stupnice je pro měření zužitkován jen nepatrný zlomek její délky, jen několik procent.


Z toho je patrné, že pro uvedené účely je rozsah stupnice od nuly až do 60–80 % plně výchylky zcela zbytečný. Snahy konstruktérů směřovaly proto k odstranění této nevyužité části a k roztažení zbyvající části stupnice na pokud možno největší část výchylky. Toho lze snadno dosáhnout na př. mechanickým potlačením nuly, t. j. vlásky přístroje se natočí proti směru výchylky tak, že přístroj začne měřiti až při určité hodnotě napěti, která je poměrně blízká hodnotě kontrolované. V klidu je pak ukazatel zastaven levou zarážkou. Tímto způsobem lze snadno dosáhnout potlačení až asi 60 %, t. j. odečítací přesnost se zlepší asi dvaapůlkrát. Stejným činitelem se změní i chyba, působené třením a pod. Absolutní přesnosti ovšem nepřidá, a byl-li přístroj před úpravou ve třídě 1,5, zůstává v ní i po této úpravě, pokud ovšem tímto poněkud surovým zásahem neutrpěl. Nehledě ani k tomu, že pak vůbec není možno normálním způsobem kontrolovat nulovou polohu ukazatele, nýbrž jeř porovnáním s jiným přístrojem, na který se lze spolehnout. Pokud požadavky nejsou příliš vysoké, vyhoví takový přístroj dobré.

Postupem času byly pro tento druh měření vypracovány dokonalejší metody, vesměs na principech elektrických, na rozdíl od zmíněného způsobu mechanického. Dvou takových metod si zde povídáme.

První zapojení je na obr. 1. Je to můstek, kde v sousedních větvích jsou odpory s navzájem různými teplotními koeficienty. R1 a R2 jsou z běžně užívaných odporových drátků, jejichž teplotní koeficient je velmi malý. Jako Z1 a Z2 se výborně hodí žárovky s malou spotřebou. Na obr. 2 je diagram závislosti napěti na procházejícím proudu, naměřený na žárovce 3,8 V 0,07A. V prvé části křivky, od počátku do bodu M, je vzestup prudký a nelineární, od bodu M dále je však polovlny a prakticky lineární. Rozdíl mezi body M a N se nejlépe hodí k danému účelu. Rozdíl proudu v této části charakteristiky, t. j. asi 23 % proudu příslušejícího bodu N, působí změnu napěti na

proud, ale v opačném smyslu. Je-li přístroj dostatečně citlivý, pak stačí velmi malé změny měřeného napěti, aby způsobily výchylky přes celou stupnicu.

Pro měření střídavých napětí se však toto zařízení tak dobře neplatí. Je sice možné použít suchého usměrňovače v serií s přístrojem, ale přístroj pak nebude rozlišovat směr odchylky. Napěti totiž trvale mění směr a jediný rozdíl mezi přírůstek a poklesem napěti je pošinutí fáze o 180°, které měřicí přístroj nemůže zaznamenat a výchylka půjde v obou případech stejným směrem. Tomu by bylo lze odporom úpravou hodnot R1 a R2, aby pro dolní mez kolísání byl most vyrovnan a přístrojem netekl proud, pro jmenovitou hodnotu bude pak výchylka poloviční a pro horní mez plná. Je tu však ještě jeden nepříjemný nedostatek: jde-li na př. o měření v rozsahu 210 až 230 V, dá přístroj stejně dobré výchylky i pro rozsah 210 až 190 V; to by mohlo vést k mylnému výsledku měření. Kromě toho je tu ještě okolnost, že charakteristika usměrňovače působí proti funkci můstku a zmenšuje tak citlivost.

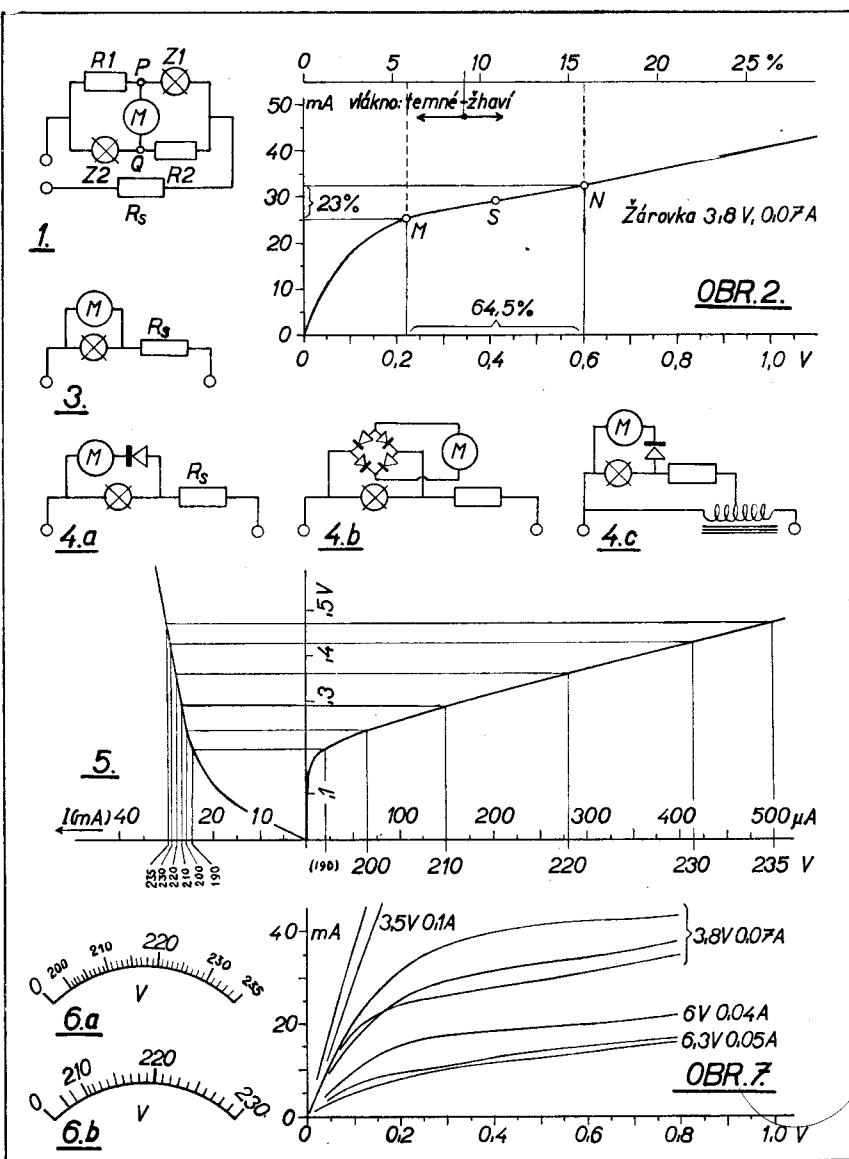

Podstatně jednodušší je zapojení podle obr. 3. Jeho vlastnosti lze přímo vyčíst z diagramu na obr. 2. Změna měřeného napětí o 23 % odpovídá změna výchylky přístroje o 64,5 % délky stupnice. To znamená, že při měření do 100 V přísluší rozsahu mezi 35,5 až 100 dílků změna napětí 77 až 100 V, místo původních 35,5 až 100 V. Ještě většího roztažení stupnice dosaheme vložením kuproxového usměrňovacího článku do série s přístrojem (obr. 4a). Pak spolupůsobí charakteristika usměrňovače s charakteristikou žárovky, jak je patrné z diagramu na obrazce 5. Zapojení na obr. 4a lze stejně dobře použít i pro měření střídavá, díky již užitému usměrňovači, pokud ovšem nenastane případ, jaký se stal autorovi. Deprézský přístroj, kterého použil, měl totiž mechanickou resonanci někde kolem 50 c/sec., takže se ukazatel nepřijemně chvěl. Pak je nutno použít čtyř článků v Graetzové zapojení (obrazec 4b).

Vlastní spotřeba přístroje musí být zadbatelná proti proudu, protékajícímu žárovkou, neboť vlastně měříme napětí, vznikající na žárovce. Vyhoví přístroje s plnou výchylkou při 1 mA a citlivější. Velikost předřadného odporu se volí tak, aby při připojení na měřené napětí kolísal proud, protékající žárovkou, ve vhodné části charakteristiky, tedy na př. mezi body M a N na obrazce 2.

Pro kontrolu stabilisátoru síťového napětí 220 V použil autor přístroj 500  $\mu$ A, žárovku 3,8 V 70 mA. Předřadný odpor je v tomto případě asi 8100  $\Omega$ ; na správnou hodnotu se nastaví až při cejchování. Vlastnosti přístroje jsou nejlépe znázorněny na obrazce 5, kde nalevo je charakteristika žárovky a napravo charakteristika usměrňovače. Na levé části vodorovné osy je proud žárovkou, který kolísá podle změny měřeného napětí. Na svíslé osě je napětí na svorkách žárovky, které přivádíme usměrňovači. Toto napětí protlačí usměrňovačem a tedy i přístrojem proud, jehož velikost lze odečítat na pravé části vodorovné osy a jemuž je přímo úměrná výchylka ručky měřicího přístroje. V diagramu je vytáženo několik souřadnic, odpovídajících několika hodnotám měřeného napětí. Je velmi dobré patrnou, jak se obě křivky vzájemně doplňují.

Rozdíl mezi stupnicemi na obr. 6a a 6b je způsoben toliko rozdílnou charakteristikou dvou žárovek 3,8 V, 70 mA. Na obr. 7 je ještě několik křivek. Z nich tři přísluší žárovkám 3,8 V, 70 mA; je velmi pekně patrnou, jak se navzájem liší žárovky téhož typu a týchž dat. Poměrně velmi výhodné jsou křivky obou ž. 6,3 V, 0,05 A; nejvýhodnější (pro největší roztažení stupnice v oblasti měření — v lineární části svírá tato křivka velmi ostrý úhel s osou x) z asi třetici žárovek, které autor proměřil, je žárovka 6 V, 0,04A (obr. 7). Dvě skoro svíslé čáry patří žárovkám 3,5 V, 0,1A. Celé se do tohoto obrázku bohužel nevešly; ohýb nastává teprve u 50 mA, a následující lineární část je poměrně strmá ( $\alpha = 30^\circ$ ). Pro daný účel se proto nehodí, nehledík na tomu, že v lineární části křivky vyžaduje již nepřijemně velký proud.

Zapojení podle obr. 4 je jednoduché, levné a bezpečné v provozu. Správnost nulové polohy je možno kdykoliv kontrolovati. Předřadný odpor je nutno dimensovati tak, aby se příliš nezahříval a jeho hodnota nekolísala. Je také možné kom-

pensovati změny způsobené oteplením, a to rozdelením odporu vhodným dílem mezi dva materiály s opačným teplotním koeficientem, na př. manganin + Cu nebo konstantan + Cu. Jelikož proud, protékající obvodem zařízení, je poměrně značný, v našem případě 25–32 mA, a při napětí kolem 200 V znamená někdy nepřijemně velkou spotřebu ze zdroje, je možné pro měření střídavých napětí použít malého autotransformátoru (obr. 4c), kterým se měřené napětí zmenší na hodnotu, při které je předřadný odpor ještě dostatečně větší než pracovní odpor žárovky. Tato úprava neznamená jen zmenšení spotřeby, ale i omezení výkonu, proměňovaného v předřadném odporu v nezádoucí teplo, a zmenší se tak podstatně náklady na  $R_s$  a i jeho rozměry.

Odchylky při měření ihned po zapnutí nepřekročí při dobrém provedení 0,2 až 0,3 % od ustáleného stavu; po deseti minutách po zapnutí je však přístroj již zcela ustálen. Žárovka má prakticky neomezenou životnost, neboť pracuje nejvíce asi s 15% napětím, pro které je stavěna, takže v provozu jen slabě žhne. Nutno však dbátí toho, aby se časem neuvolnila z objímky; to by mělo katastrofální následek pro měřicí přístroj. Nejlépe je přímo připájet přívody.

Nejen přesnost odečítání a chyby způsobené třením a pod., ale i absolutní přesnost a event. změny na usměrňovači se zlepší poměrem rozsahu napětí na stupnici k velikosti napětí měřeného. Je-li tento poměr  $1/4$ , jako je tomu v našem případě, a je-li použitý přístroj třídy 1,5, pak při pečlivém provedení je snadné dosáhnout přesnosti skoro 0,2% (1,5  $\cdot \frac{1}{4} = 0,25$ ), tedy přesnosti dokonalých, ale ovšem i dražých a choullostivých laboratorních přístrojů. Ze ovšem poměrně robustního přístroje třídy 1,5 tímto převedením do třídy vyšší nic na své odolnosti vůči mechanickým vlivům neztratí, je nasnadě. Má-li ovšem být tak velké přesnosti opravdu dosaženo, je nutno tomuto zařízení věnovat všechnu péči jak při konstrukci, tak i při cejchování, jak to přístroje třídy 0,5 nebo dokonce 0,2 vyžadují.

## K článku

### ŘEŠENÍ PROBLÉMU ZRCADLOVÝCH KMITOČTŮ

z RADIOAMATÉRA č. 5/1946.

Aby rozložování kv. superhetu se změnami teploty bylo nejmenší, musíme se postarat mimo jiné o dobré větrání přístroje. Teplota zde většinou vzniká v elektronkách (hlavně koncové a usměrňovací). Proto budíte oscilátor a kondensátory z dosahu tohoto tepla (u ellyt. kondensátorů tak činíme také pro jejich životnost) Poněvadž horní část přístroje je vždy teplejší než spodek — teplo stoupá vzhůru — snažme se ukládat vý. ladici obvody pod kostru a odpory, vyzařující značnější energii nad kostru. Topič součásti seskupujeme do větších skupin nad kostrou a ve skřínce nad nimi, pod nimi a dokonce prosím i v kostře vedle nich (na př. kolem elektronkových objímk) udělejme větší otvory. Nad každou elektronkou na př. budíž kruhový otvor o ploše asi 5 cm<sup>2</sup>, ve dně přístroje, pod ní také, a kolem její objímky 6 až 8 menších

dér o celkové ploše také 5 cm<sup>2</sup>. Tyto otvory ve výku potáhneme jemnou kovovou sítkou proti vnikání drobných předmětů do přístroje. Proti vedení tepla na strany užíváme isolace ve formě svislých stínitek z lesklého kovu (nemají teplo absorbovat). Skřínka budíž kovová, natřená černým matným lakem (i v vnitřku); pak bude vnitřní teplota přístroje za jinak stejných podmínek nižší než na př. u skřínky dřevěné, bakelitevé nebo i kovové, jestliže je tato nastříkána nevhodným lakem a vysokém lesku. — Přes sebe pečlivější větrání přístroje však nastavený kmitočet v prvých 30 minutách (nebo i více) po zapnutí neustále bude klesat. Proti tomuto posunu používáme malých fixních kondensátorů se záporným teplotním součinitelem, které ovšem vyváží přírůstek ladící kapacity s rostoucí teplotou přesně jen v jednom bodě šítky (obyčejně volíme tento bod uprostřed jednotlivých rozsahů). Ne jednu stranu od středu pak s rostoucí teplotou frekvence vržrůstá, na druhou klesá.


Hodnota kapacity pro vyvážení účinků proměnné teploty může být docela malá, jestliže takový kondensátor uložíme do přístroje na vhodné místo, t. j. do těsně blízkosti některého tepelného zdroje a nikoliv na př. do stínicího krytu pro číky. Dokonce se někdy vyplatí uložit tuto kapacitu do blízkosti přidaného odporu, zahříváního anodovým nebo žhavicím napětím přístroje, s možností regulace proudu, tekoucího tímto odporem (reostat). Změnu topného proudu (případně změnu vzdálenosti vyvažovacího kondensátoru od topného odporu) si najdeme dvě polohy, v nichž v jedné po zapnutí přístroje kmitočet klesá, v druhé roste (někde uprostřed vlnového rozsahu nebo uprostřed jeho části, na které nám zvláště záleží — amatérské pásmo a pod.). Jakmile zjistíme uvedené dvě polohy, snažme se najít střed mezi nimi, neboť onen bod, v němž zůstává po zapnutí přístroje frekvence konstantní nebo aspoň pokud možná nejstálejší. Poněvadž pak po každé zkoušce musíme počkat, až se elektronky, kondensátory atd. ochladí, je to zkoušení dosti zdlouhavé. Nikterak nás však nezdrží, poněvadž si při něm můžeme dělat jinou práci.

První odstavec shrnuje stručně obsah podrobného článku W. Tustinga v časopise Wireless World 1946, č. 3: Ventilation Problems. Druhý je doplňkem autorovým.

Před selektorem netřeba shánět pentody s malým šumem (EF8 a pod.), protože rozdíl v šumění s nimi a na druhé straně s jinými pentodami (EF6, EF9 a pod.) se nám nepodařilo sluchem ani zjistit.

V 1. odstavci ve statí o Goodmanově superhetu se mluví o posunu kmitočtu se změnou anodového napětí. OK2XF mne upozornil — a má pravdu — že změna samotného anodového napětí nevyvolá ani u jiných oscilátorů značnější rozladění. Důležité je totiž, že při výkyvech síťového napětí kolísá také žhavice napětí elektronek, což právě má za následek hlavní rozložování. V americké literatuře se častěji u stability oscilátorů uvádí tento pokus se změnou Ea, jelikož snad autoři (většinou myslí amatéry v jejich časopisech) nemají možnost měnit i síťové napětí. Vyčítat jim to zdaleka nechci, protože i tak je vidět snahu o kontrole výsledků.

MUC. J. Staněk.

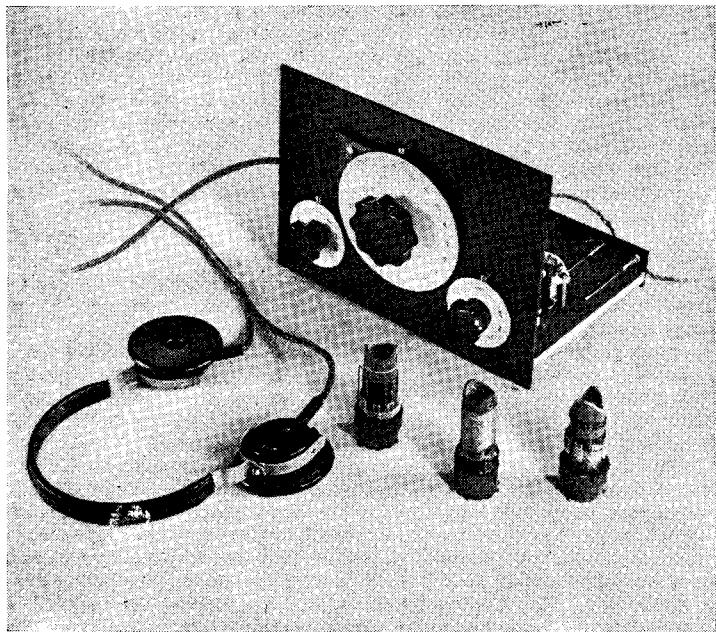

Přístroj  
zpředu  
s třemi  
výmennými  
cívkami  
pro rozsahy  
10 až 600  
metrů.

Naproti  
úplný  
výkres  
přístroje.  
Kopii  
v měřítku  
1:1 a otisk  
stupnice  
lze koupit  
za 18 Kčs  
v red. t. l.

nebo alkalického Ni-Fe, nebo jeden článek akumulátoru olověného, s kyselinou sírovou, nebo konečně dva suché články pro velké kulaté svítily, které spojíte v serii. Pro akumulátor oceloniklový nemusíte činit žádná zvláštní opatření. Akumulátor olověný má napětí jen asi 2 volty, zatím co vlákno elektronky, které jsme zde použili, je vyměřeno pro 2,4 voltu. Přesvědčili jsme se však, že pracuje stejně dobře i s tímto menším napětím. Použijeme-li ke žhavení dvou suchých článků s napětím  $2 \times 1,5$  V, pak musíme do jednoho žhavicího přívodu zařadit odpor  $Rz = 10$  ohmů, na němž žhavící proud 0,05 mA vytvoří úbytek napětí  $10 \times 0,05 = 0,5$  voltu, takže elektronka bude opět žhavena asi 2,4 V (po částečném vybití článků).

Druhá baterie, kterou jmenujeme anodová, se skládá z deseti až dvanácti tří-článkových suchých baterií pro nejběžnější kapesní svítily. Tyto články spojíme za sebe tak, že vždy dlouhý plíšek jedné baterie spojíme s krátkým druhé, její dlouhý s krátkým třetí atd. U první baterie této řady či serie zůstane tedy volný dlouhý plíšek, který je vždy pólem záporným (-). U baterie poslední zůstane volný plíšek krátký, který je pólem kladným (+). Tyto póly připojíme podle schématu, a protože jedna čerstvá baterie má napětí 4,5 V, dostaneme z deseti, spojených v řadu či za sebou, napětí  $10 \times 4,5 = 45$  voltů, což pro nás přístroj dobře vystačí.

Pro řízení a činnost zpětné vazby je tu kondensátor  $Cz$ . Na rozdíl od  $C1$ , který je vzduchový (viz snímek), je kondensátor  $Cz$  s pevným dielektrikem, nejčastěji peroxidoxovým. Můžete-li, hledejte si opatřit ten tvar podle snímku na str. 176. Pak totiž můžete podle výkresu vložit proti původnímu vestavěnému statoru ještě s druhé strany několik proužků tenké folie hliníkové (nepravý staniol) nebo měděné tak, aby ležela právě v těch mezerách, jako původní stator, a nebyla ani s ním, ani s rotorem vodivě spojena. Tento druhý, vložený stator, tvoří s rotorem  $Cz$  druhý kondensátor  $Ck$ , jehož kapacita se zvět-

## KOMUNIKAČNÍ JEDNOLAMPOVKA NA BATERIE

S výmennými cívkami pro vlny 10–2000 metrů

Jste začátečník, postavil jste s úspěchem první krystalku a teď hledejte další pracovní námět na výkonné, snadný a levný přijimač pro poslech všech vln? Hledejte vhodný přístroj pro poslech v přírodě? Chcete se na jednoduchém příkladě seznámit se základy stavby přijimačů a při tom užít kouzelných dobrodružství při dálkových rekordech příjmu, vysilačů amatérských i rozhlasových? Pak vám vyuhoví tento stavební návod.

Je to přijimač, který má jen o málo více spojů a součástí než krystalka, výkonem ji však neskonale převyšuje. Máte-li citlivé prsty a jen trochu dobrou antenu, zachytíte na středních vlnách i ve dne více než nejbližší stanici — tuto srozumitelně na citlivý reproduktor — a na krátkých vlnách, jejichž rozsah si výmennými cívkami libovolně upravíte, uslyšíte vysílače americké, australské stejně dobře, jako Londýn a Moskvu.

**Popis zapojení.** Cívka  $L2$  a kondensátor  $C1$  tvoří ladící obvod, kterým ladíte stanice. Menší kondensátor  $Cd$ , připojený podle velikosti své kapacity na různě položenou odbočku vinutí  $L1$ , usnadňuje ladění na rozsazích krátkých vln. Cívka  $L1$  indukuje do  $L2$  energii, zachycenou antennou, a cívka  $L3$  má zvláštní úkol: zavádí zpětnou vazbu zesílené energie z anody elektronky, tím nahrazuje ztráty, způsobené ladícím obvodem, a neobyčejně zvětšuje citlivost přijimače. Z ladícího obvodu jde vyladěné napětí na řídicí mřížku elektronky přes kondensátor  $Cg$ . Ten umožnuje spolu s odporem  $Rg$  usměrnění nebo demodulaci (detection) vyladěného signálu, a elektronka jej zesílí. O všech těchto pochodech: ladění, zpětné vazbě a zesílení v elektronce dozvete se v knize Praktická škola radiotechniky, kde je popsána stavba podobné bateriové jednolamponky, jen poněkud jednodušší a s jinou

Zde je ideální návod pro začátečníka: prostý a levný přijimač, který lze i dnes snadno sestavit z dostupných součástí, a který svým dosahem na krátkých vlnách obsahne celý svět.

elektronkou. Zesílený signál z anody elektronky stačí už uvést v činnost radiofonní sluchátka nebo citlivý reproduktor. K napájení je tu jednak žhavící baterie, pro použitou elektronku buď dva články oceloniklového akumulátoru tak zv. Edisonova

### Hodnoty součástek

#### Kondensátory:

$C1$  — ladící kondensátor vzduchový, obvyklý radio-technický druh, kapacita 500 pF.

$Cz + Ck$  — kondensátor pro zpětnou vazbu, buď diferenciální  $2 \times 150$  až  $2 \times 500$  pikofaradů, nebo jednoduchý 300 až 500 pF, upravený podle textu, s peroxidoxovým nebo trolitulovým dielektrikem.

$Cd$  — dolaďovací kondensátor vzduchový, 50 až 200 pikofaradů. Podle jeho velikosti upravíme odbočku na  $L2$ : pro 50 až 70 pF přímo na vývod 3; pro 70 až 100 pF na 0,85 celkového počtu závitů, pro 100 až 150 pF na 0,7 celkového počtu závitů, pro 150 až 200 pF na 0,5 celkového počtu závitů, počítáno zdola (od vývodu 4).

$Cg$  — slídrový nebo keramický kondensátor o kapacitě 50 pF.

$Ca$  — papírový kondensátor 3000 pF.


$Cb$  — papírový kondensátor 0,1 až 0,5  $\mu$ F.


#### Odpory:

$Rg$  — odporník 3 megohmy, malý tvar.

$Ra$  — odporník 1000 ohmů, malý tvar.

$Ro$  — odporník 1000 ohmů, malý tvar.

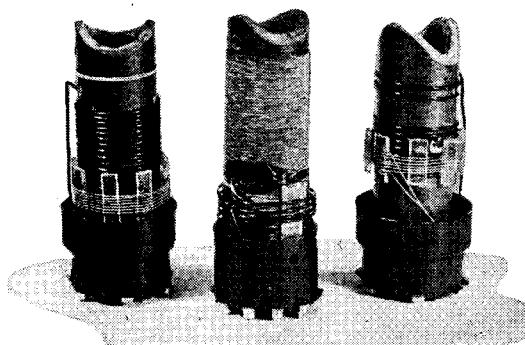

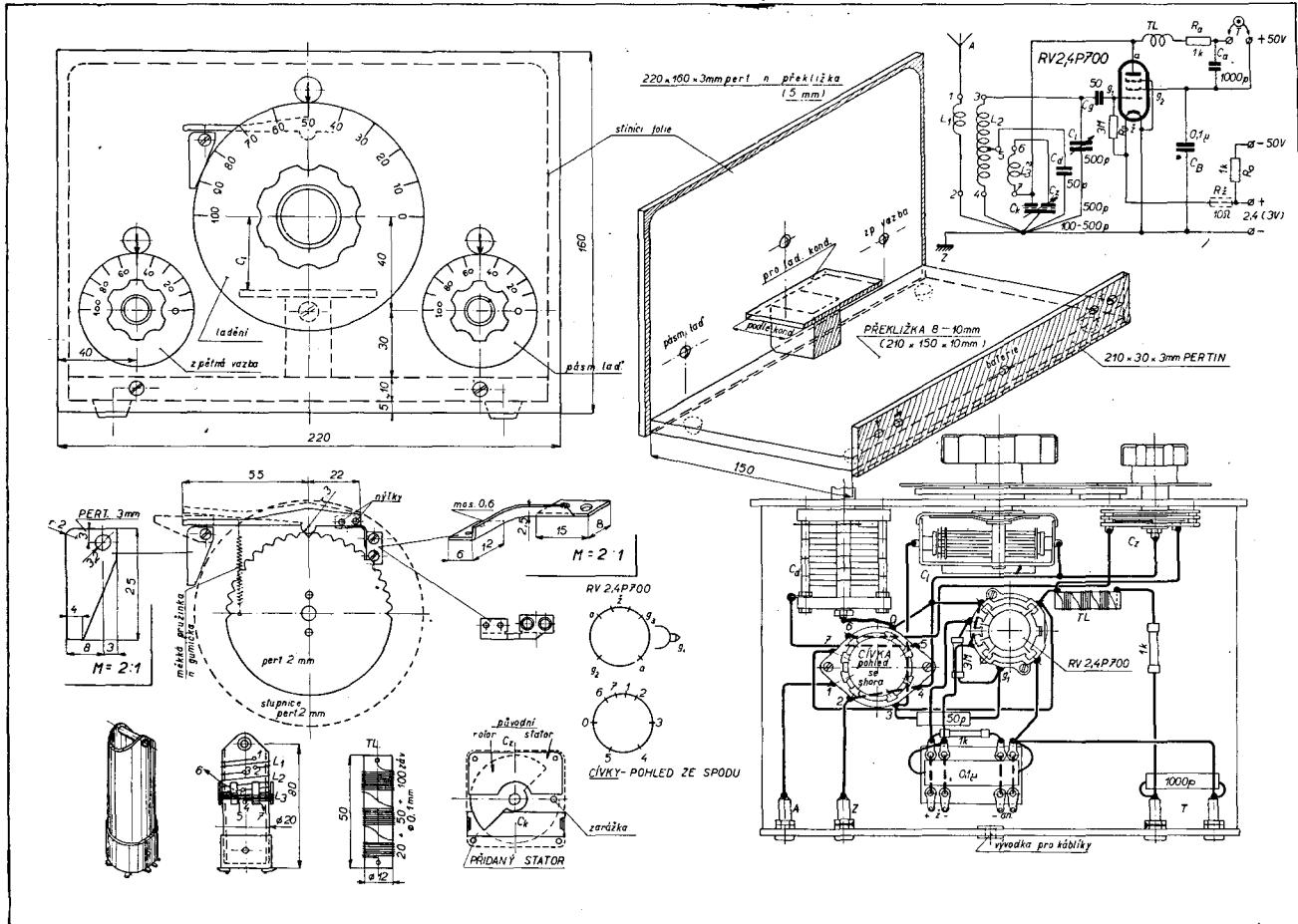

šuje, když se kondensátor  $Cz$  zmenšuje, a naopak. Proč jsme tuto složitou úpravu podnikli? Zjednodušíme tím nastavování vinutí  $L3$  cívky, neboť někdy se stává, že zpětná vazba nechce vysadit, a zmenšíme-li proto počet závitů  $L3$ , zase nenašanuje. Kombinaci  $Cz$  a  $Ck$  tuto nesnáz odstraníme, vždy můžeme navinout  $L3$  s po-

měrně velkým počtem závitů, a přece vazba spolehlivě vysazuje.

Co si počnete, jestliže nebudete mít takový otočný kondensátor jako byl náš? Předně je možné, že se vám podaří koupit kondensátor zvaný diferenciální, který má to, co jsme popsali, už uděláno z tovarny. Pak budete mít práci ušetřenu a

hleďte dostat kondensátor s kapacitou  $2 \times 150$  až  $2 \times 500$  pF. Podobné kondensátory jsou také v přístrojích DKE, resp. v jejich stavebnicích, a leckde se vyskytly v obchodech i samostatně. — Pravděpodobnější je, že nebudete mít tuto přiznivou možnost a vás  $Cz$  bude takový, že nedovolí přidání druhého statoru. Pak je nejlépe vestavět do přístroje ještě jeden otočný pertinaxový kondensátor o kapacitě 200 až 500 pF a zapojit jeho stator na anodu elektronky a rotor na zemí, tedy tak, jako je zapojena část  $Ck$ . Jestliže při otáčení  $Cz$  směrem rostoucí kapacity (do prava) zpětná vazba nasazuje, pak při stejném otáčení  $Ck$  vazba vysazuje. Obsluha není o tolik složitější, jak by se zdálo:  $Ck$  totiž nastavíme jen občas tak, aby vazba spolehlivě vysadila a nasadila; jinak ji řídíme jen kondensátorem  $Cz$ .

V anodovém obvodu elektronky je tlumivka  $Tl$  a pevný odporník  $Ra$ . Obojí má za úkol umožnit činnost zpětné vazby podporováním vzniku napětí o vysokém kmitotru na anodě elektronky. Naopak kondensátor  $Ca$  brání tomu, aby vf. napětí pronikalo až do sluchátek. Podobně kondensátor  $Cb$  vylučuje strídavý proud z obvodu anodové baterie. Odporník  $Ro$  je tu jako ochrana pro případ, že bychom nějakým nedopatřením svědli v přístroji anodové napětí do vlákna elektronky a přesvědčili se, jak se efektivně přepálí. Máme zde sice už jeden takový odporník, a to sluchátko  $T$ , s ohledem na příští po-

$Rz$  — odporník 10 ohmů, drátový (na př. 5 m drátu 0,1 mm, měděného).

#### Elektronika:

RV2,4P700, zapojení patky ve výkresu, ostatní údaje v RA č. 2/1946, str. 51.

$T$  — radiofonní sluchátko, odporník 2000 až 8000 ohmů.

Cívky: úprava a hlavní rozdíly podle popisu v textu, počty závitů a síla drátu:

Rozsah 30—10 Mc/s (10—30 m):  $L1 = 2$  záv. drátu 0,6 mm, 5 mm od horního konce  $L2 = 7$  záv. drátu 1,5 mm, vinuto s mezerami v síle drátu. Na ní přes pražce vinuto  $L3 = 6$  záv. drátu 0,5 mm.

Rozsah 10—3 Mc/s (30—100 m):  $L1 = 3$  záv. drátu 1 mm, vinuto 2 mm

od  $L2 = 20$  závitů drátu 1 mm, těsně.  $L3 = 8$  závitů drátu 0,5 mm, vinuto přes pražce nad dolním koncem  $L2$ .


Rozsah 4—1,5 Mc/s (75—200 m):  $L1 = 5$  záv. drátu 0,5 mm;  $L2 = 50$  závitů drátu 0,5 mm, vinuto těsně závit vedle závitu;  $L3 = 10$  závitů drátu 0,3 milimetru nad dolním koncem  $L2$ , na pražcích.

Rozsah 1,5—0,5 Mc/s (200—600 m):  $L1 = 15$  záv. drátu 0,5 mm, na pražcích nad dolním koncem  $L2 = 175$  záv. drátu 0,20 mm nebo vf. kablíku  $5 \times 0,07$  mm, závit vedle závitu;  $L3 = 18$  záv. drátu 0,15 mm, navinuto mezi dolní závity  $L2$ .

Rozsah 0,5—0,15 Mc/s (600 až 2000 m):  $L1 = 60$  záv. drátu 0,15 milimetru, na pražcích nad dolním koncem  $L2 = 380$  závitů  $L1$ .

záv. drátu 0,15 mm, vinuto divoce ve skupinách až po 50 záv.;  $L3 = 50$  záv. drátu 0,15 mm, mezi dolními skupinkami  $L2$ .

Malé úpravy krátkovlných rozsahů lze provést sblížováním nebo oddalováním závitů vinutí  $L2$ , větší ubráním nebo přidáním závití tohoto vinutí. Jestliže nasazuje zpětná vazba příliš záhy po celém rozsahu, můžeme zmenšit počet závitů  $L3$ , a naopak. Vyskytne-li se v nasazování zpětné vazby „díra“ v některém místě rozsahu, přesvědčme se, zda zmizí (t. j. zda vazba nasazuje po celém rozsahu), vytáhneme-li antenní přívod. V kladném případě odstraníme „díru“ zmenšením vazby s antenou, t. j. oddalením  $L1$  od  $L2$ , po případě zmenšením počtu závitů  $L1$ .

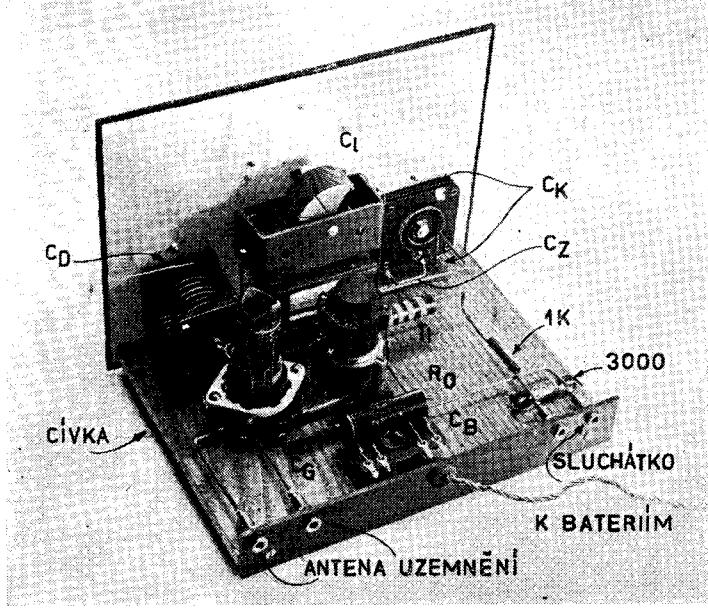

Pohled  
zezadu s ve-  
psanými  
hodnotami.  
Použitý  
kondensátor  
zpětné  
vazby byl  
upraven na  
diferenciál.

užití též kostry zapojíme však i  $R_0$  pro týž účel.

**Stavba.** Ač jde jen o jednolampovku, máme tu takovou úpravu, která usnadňuje ladění i na krátkých vlnách a která dovoluje snadné opětné vyhledání jednon nalezené stanice podle záznamu. Velký ladící kondensátor má jednoduchou stupnicu, kterou si snadno vyrobíte z papírového předtisku ze zadní strany tohoto čísla. Podobné menší stupnice má i knoflík kondensátoru dolaďovacího a zpětnovazebního. Kromě toho je na kondensátoru  $C_1$  rohatkový mechanismus, který po sklopení postranní páčky na čelní desce dovoluje nastavit  $Z_1$  polohu  $C_1$  přesně a nehybně. V mezičase těchto zubů ladíme pak dolaďovacím kondensátorem  $C_d$ , kde jsou již vysílače na krátkých vlnách dosti vzdáleny od sebe a nastavení je snadné i přesné.

Kostra přístroje může být dřevěná nebo kovová. Dali jsme při návrhu přednost dřevěné s pertinaxovou čelní stěnou, protože dřevo snáze koupíte i opracujete. Na výkon přístroje nemá materiál kostry vliv. Kostru přístroje tvoří základní deska ze silné překližky, na jejíž okraj je přišroubována čelní deska z pertinaxu nebo tenčí překližky, zpředu vyhlazena a napuštěna lakem nebo jemným olejem, zezadu polepená staniolem, který spojíme se zemním vodičem přístroje. Má za účel stínit ladící orgány před vlivem ruky. Na protější straně je úzký pásek pertinaxu se dvěma dvojicemi našroubovaných zdírek, dvě pro antenu a zemi a dvě pro banánky sluchátka. Uprostřed je otvor pro vývedení asi 70 cm dlouhých ohebných vodičů, dobře izolovaných, k žhavicí a anodové baterii.

**Čelní deska** je vyztužena špalíkem, který nese malou destičku s ladícím kondensátorem. Špalík přesně opracujeme, aby po přišroubování k základní i čelní desce udržoval pravý úhel mezi oběma. V dalších dvou místech jsou připevněny kondensátory  $C_z$  a  $C_d$ . K jejich upevnění obvykle staci ústřední matice, jimž jsou opatřeny. Staniol lepíme na zadní nenašroubenou stranu překližkové čelní stěny,

nebo na pertinax, zdrsněný oškrabáním hrubým skeletním papírem. K lepení se nejlépe hodí hustý roztok celuloidu v ředidle nitrocelulosových laku, v nouzi však i hustý klih nebo jiné husté lepidlo. Okraje staniolu zajistíme po případě přibitím jemnými hřebíčky.

Výroba ladících stupnic je snadná. Předtisk pro stupnice, který můžete koupit v redakci t. l., nalepíme hustým lepem na důkladně zdrsněnou destičku pertinaxu síly 1 až 2 mm a dáme schnout zatištěný mezi čistým papírem a několika vrstvami novin. Po uschnutí nastříkáme kotoučky rozprašovačem (kreslifskou fixirkou) řídkým roztokem celuloidu v acetotonu nebo zaponovým lakem. Natírat štětem nebo vatou je nesmíme, rozmažalí bychom tisk. Po uschnutí vyřízneme obrusy kotoučků, obrousíme pečlivě okraje a vyvrátíme přesně uprostřed podle předkresleného kroužku díru 6 mm. Tou navlékneme kotouček na hřebíček síly 6 mm a ten upevníme do knoflíku, na nějž chceme kotouček připevnit. Totéž provedeme se zubatým kolečkem pro rohatkový mechanismus, které po přesném vypilování zubů a navrtání otvoru 6 mm nasuneme pod veliký kotouč stupnice na hřebíček v knoflíku. Mezi stupnicí a zubatým kotoučem vložíme ještě podložku z pertinaxu síly 2 mm. Tako sestavenou stupnicí s knoflíkem provrtáme dvěma protilehlými tenkými otvůrkami a do nich později zavrtáme šroubky. Do kotoučů vyvrátíme otvory větší a nahore je zapustíme, abychom mohli použít šroubků s kuželovou hlavou, která nevyčnívá. Do dírek v knoflíku vyřízneme závit, k čemuž leckdy stačí do trojhranu zipolovaný železný šroubek; hodí se závit M3. Pak přišroubujeme kotoučky ke knoflíku. Totéž provedeme s malými kotoučky u knoflíku pro  $C_d$  a  $C_z$ . Pozornou prací, ale také použitím nepříliš vodnatého lepidla dosáhneme toho, že kotoučky budou souosé s hřebíčkou knoflíku.

Frohlédně si mechanismus západky, která zadržuje kondensátor  $C_1$  v pevně daných polohách. Tvoří ji páčka z hliníkového pertinaxu nebo i z kovu, která je pravým koncem ohebně připevněna k čelné

desce. Upevníme ji posuvně tak, aby aretovala kondensátor v polohách 0, 5, 10, 15 atd. Pružina z mosazného nebo železného plechu je vyznačena perspektivním náčrtkem i rozvinutou sítí ve výkrese. Tato pružina tvoří otočný kloub bez vůle, nestáčí však zpravidla vyuvinout dostatečný tlak oblího výstupku páčky do zubů rohatky. Proto je tu měkké šroubovicové péro, která táhne páčku dolů a zmíněný výstupek vtlačuje do zubů. Tvar a rozměry jsou takové, že je možné malým úsilím kondensátor protáčet, i když západka je spuštěna, ovšemže při tom postupuje skokem s jednoho zuba na druhý a nedovoluje ladit na středních vlnách. Tam tedy musíme západku zvednout ze záběru, a to se stane pootočením pertinaxové páčky po levé straně veliké stupnice. Při tom konec páčky se západkou vyjede na zvýšený kraj páčky a tím vystoupí ze zubů, takže kondensátorem  $C_1$  můžeme volně otáčet. Je tu trochu více mechanické práce pro přístroj tak jednoduchý, jaký máme v úmyslu stavět. Jsou to však právě tyto doplňky, které jež činí účelným a vhodným pro snadné ladění na krátkých vlnách, jak se snadno přesvědčíte, jestliže západku pro první pokusy vynecháte. Nad kotouči, přesně v ose příslušných hřebíčků, budou zavrtány šroubky s vyleštěnou plochou hlavou, jejíž zářez, vyplněný po případě asfaltem, bude ukazatelem našich stupnic.

Ted už zbývá jen upevnit na kostru součástky a začít spojovat. Návod dosti podrobný podává schema, snímek a spojovací plánek, takže nemusíme uvádět více než že se pro spojování hodí nejlépe izolovaný drát, anebo i drát holý (ovšemže vždy měděný), chráněný isolační trubičkou (spagetou). Můžete klidně použít zbytku drátu, vydolovaných z rozebraných vojenských přístrojů. Poslední důležitou prací je výroba výmenných cívek, o nichž se tu zmíníme.

Pro výmenné cívky používáme lamelové objímky a několika patek z vadných nebo rozbítých elektronek, které budou míté, nebo vám je věnuje váš dodavatel. Vyberte si pokud možná patky z malých elektronek, jako je EF6 a pod., v hadru rozbijte baňky, pokud jsou ještě celé, výprapujte pro použení elektronkové systémy a dobré si je prohlédněte, a z patky vyškrabte tmel i zbytky skla a po nahřátí pájedlem vytahujte zbytky přívodů.

Z pertinaxové trubky o průměru 20 mm nařežte tolik kusů délky 80 mm, kolik výmenných cívek chcete mít, horní okraj seřízněte dvěma řezy tak, aby bylo lze mezi vzniklé výstupy zaraziti kousek silného drátu a použít ho jako ouška při výměně cívek. Pak vložte trubku do patky, protáhněte na jejím povrchu tužkou přímky k jednotlivým dotykům a v příslušných místech vyvrťte nebo propíchněte otvory pro vývedení drátu dovnitř a ven. Pak navinete vinutí  $L_2$  podle údajů ve schematu a konce důkladně utahovaného vinutí zajistíte provléknutím do trubky a zase ven. Dáváme totiž přednost věst vývody k dotykům patky venku, protože pak máme kdykoliv snadnou kontrolu, že je cívka zapojena správně na příslušné vývody. — Nad horní konec  $L_2$  navineme  $L_1$ , t. j. vinutí antenové. Přes  $L_2$  nalepíme 6 až 8 celuloidových pražců a na ty navineme vinutí pro zpětnou vazbu  $L_3$ .

Zdá se snažím navinout je mezi závity  $L_2$ , to však má tu nevýhodu, že obě vinutí mají značnou vzájemnou kapacitu a řízení zpětné vazby pak působí zbytečně silně na ladění. Z téhož důvodu hledme zůstávat s  $L_3$  blízko dolního konce vinutí  $L_2$ , který je spojen se zemí a kde tedy kapacita tolik nevidí. Volné závity můžeme zajistit proti chvění a posunutí několika kapkami včelího vosku nebo asfaltu, neboť změna vzájemné polohy závitů mění ladění a znehodnocuje dřívější záznamy cejchovací. Hledme však vyštačit bez těchto pomůcek, které prozrazují nedostatek konstruktérské zdatnosti, a ráději vinuti důkladně utahujeme. — Cívky pro střední a dlouhé vlny jsou poněkud odlišné od cívek pro vlny pod 200 m, zejména tím, že antenové vinutí umisťujeme zde k dolnímu konci  $L_2$  a vinutí pro zpětnou vazbu těsně mezi dolní závity  $L_2$ . Ostatní údaje jsou pod schematem.

**Vzájemný smysl vinutí** a jejich zapojení do obvodu je vyznačeno ve schematu i v náčrtku cívek a musí být dodrženo zejména pokud jde o  $L_2$  a  $L_3$ , má-li správně pracovat zpětná vazba. Po dohotovení a vyzkoušení upevníme trubky do patek kolikem, procházejícím patkou a trubkou.

**Uvedení do chodu.** Vylučme případ hrubé chyby v zapojení a vady v součástce, které jsou (při troše péče a pozornosti) podrobným návodem téměř vyloučeny. Zapojme k přístroji obě baterie a sluchátko, a přesvědčme se po klepem na elektronku, zda se to projeví v zapojených sluchátkách jemným zvónivým tónem. To je svědectví, že elektronka pracuje. Dotkneme-li se prstem přívodu k řidicí mřížce za kondensátorem  $C_g$ , tedy přímo na mřížce, má se ozvat ve sluchátku bručení, jsme-li v blízkosti elektrické sítě střídavého proudu, nebo alespoň klapnutí a šum, jsme-li ve volné přírodě.

Zasuneme-li cívku některého rozsahu, tu při otáčení kondensátoru  $C_z$  směrem rostoucí kapacity uslyšíme v určité poloze jemné klapnutí a zesílený šumot. To je doklad, že zpětná vazba správně nasazuje. Když nyní připojíme antenu a uzemnění a otáčíme ladícím kondensátorem  $C_l$ , ozve se vyladěná stanice hvizdem, který je z počátku vysoký, pak klesá k nejhluššímu tónu, až třeba zanikne, a poté opět stoupá. V onom místě, kde je tón nejhlušší, otáčejme kondensátorem  $C_z$  zpět až hvizd sílí, mění výšku (dodařujme kondensátorem  $C_l$  a  $C_d$ ) a poté s jemným klapnutím zmizí. Pak se má ozvat pořad stanice, kterou jsme právě vyladili. Této práci se snadno naučíme a opakujeme ji na jiných stanicích. Postup je stejný na středních i krátkých i dlouhých vlnách s tím rozdílem, že čím kratší vlny, tím jemnějšího ladění je zapotřebí. Přesvědčte se, že největší hlasitosti dosáhnete tenkrát, když je  $C_z$  právě těsně před polohou, při které přístroj začne pískat.


Stanice, které jsme vyladili a později identifikovali, si zaznamenáváme do sešítka, kde bude vedle jména stanice a jejího kmitočtu uvedena poloha stupnice  $C_l$ , u krátkovlnných i poloha  $C_d$  a  $C_z$  a ovšem pořadové číslo výmenné cívky. Po dle tohoto záznamu stanici později kdykoliv najdeme, aniž musíme nechat přístroj hvízdat při nasazené zpětné vazbě. Toto hvízdání je totiž leckdy vysíláno do

## Kapesní JEDNOLAMPOVKA na síť

pro poslech blízkých  
stanic

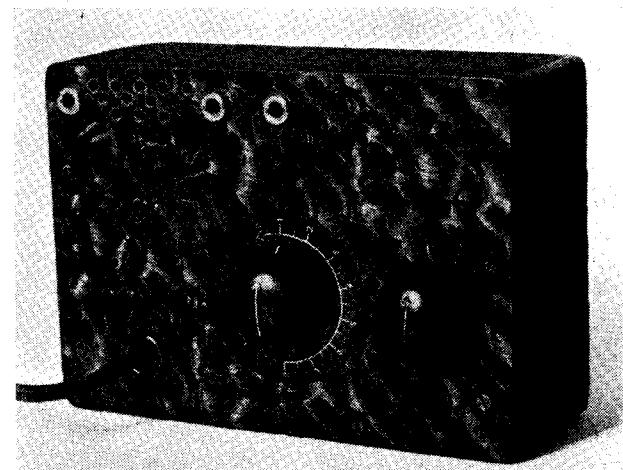F. VOLÁNEK

Přístroj zpředu. Nahoře zdířka antény (uzemnění odpad), zdířky sluchátká, dole přívod síťě, ladící kondensátor se stupnicí a kond. zpětné vazby.



Přiblížila se doba, kdy se každý z nás těší (úměrně obsahu své tobolky) na dovolenou. Rozhlasový přístroj se stal silou zvyku minulých dob do té míry nepostradatelným, že by nám i na té dovolené chyběl. Obyčejný přijimač svými rozměry a vahou vylučuje zpravidla možnost vztíjet s sebou. Trpasiči americké přístroje se k nám ještě nedostaly, philetka je volná, ale zatím „není“. A krystalka? Asi do 50 km vzdálenosti od vysílače to ještě jde, ale větší vzdálenost možnost úspěšného poslechu vylučuje.

Veden těmito úvahami, zrobil jsem si jednolampovku, která se vejde do kapsy, tedy jakýsi „radiokaps“ (ale ne morzakor). Na síť samozřejmě; baterie mají značnou váhu, a pak elektrický proud je už skoro vše. Ze se vejde opravdu do kapsy, dokazují vnější rozměry skřínky, kterou jsme po amatérsku vyrobili z tenké prekližky. Šířka skřínky je 140 mm, výška 100 mm a tloušťka 50 mm. Menší už to opravdu nešlo a reproduktor se mi tam už také nevešel. Zapojení je obvyklé, audionové, elektronka UF21, kterou jsem měl náhodou doma. Při použití jiné elektronky (RV12P2000 a pod.) je nutné změnit hodnotu kondensátoru 1,5  $\mu F$  nebo odporu 2075  $\Omega$ . Použil jsem raději kondensátoru, protože odpór příliš vytáhne vnitro přijimače. Kdo chce použít přístroje i pro stejnosměrný proud, musí ovšem použít odpór. Střídavý proud je usměrňován bělým selenovým usměrňovačem SAF, který lze zatížit až 10 mA. Usměrňený proud uhládí elektrolyt. kon-


densátor 10  $\mu F/250$  V, u pomocné mřížky pak srážecí odpór 0,1 M $\Omega$  a kondensátor 0,1 až 0,5  $\mu F$ . Jenikož používám jednotlivého sluchátká, které se vejde do druhé kapsy kabátu a které má odpór asi 3000 ohmů, bylo nutno přizpůsobit pracovní odpór elektronky nízkému odporu sluchátká, to jsem provedl výstupním transformátorem o poměru 4:1. Tím stoupala značně hlasitost sluchátká, místo kterého lze použít dobré i citlivého reproduktoru, nežinime-li ovšem přehnané nároky na hlasitost. Otočné kondensátory jsou s bakelitovým dielektrikem a co nejmenších rozměrů. Cívku s železovým jádrem možno použít jakoukoli. Sám jsem získal cívku z jakéhosi zlikvidovaného krátkovlnného přístroje a musil jsem ji opatřit novým vinutím. Data jsou tato. La 18 závitů, Lm 125 závitů, Lr 7 závitů drátu 0,15 až 0,2 mm, isolace hedvábí. Kondensátor 100  $\mu F$  zmírňuje nasazování zpětné vazby, kondensátor 5 nF odstraňuje vmodulování pulsaci střídavého proudu do zpětné vazby. Má být podle možnosti na větší napětí, aspoň 2000 V zkušebních, aby se neprorazil. Krátké spojení odstraní v tomto případě síťová pojistka 0,2 A, která působí i při event. proražení kondensátoru 1,5  $\mu F$ . V anténě je zapojen kondensátor 1 nF, také zkoušený vyšším napětím. Je možné použít i náhradní anteny, delšího kusu izolov. drátu a pod.

Přední stěna (panel) je z umělé isolací hmoty (bakelitu a pod.), v levém rohu nahore vidíme antenní zdířku, v pravo dve zdířky pro sluchátko. Otvory mezi

anteny a slyší je i sousední posluchači, pokud si naladili právě týž vysílač jako my. Obyčejně nám při tom nelichotí, neboť je hvízdání ruší, po případě znemožňuje poslech. Na středních a dlouhých vlnách ladíme jen kondensátorem  $C_l$ , oboučka pro  $C_d$  nemusí být vůbec vyvedena, ač ovšem usnadní ladění i zde. Na rozsazích vln krátkých používáme západky a rohatky na  $C_l$  a ladíme jemně kondensátorem  $C_d$ .

**Výkon přístroje.** Uvedli jsme jej v podstatě již na počátku tohoto návodu. I když jeho hlavní cenu vidíme v tom, že se na něm naši noví přátelé naučí pracovat s elektronkou a seznámit se s pojmy, které jsou podstatou radiotechniky, přece ten-


to jednoduchý přijimač umožňuje skutečné poslechové rekordy. Dá to sice trochu více ladění a žádá to větší dovednost, než pouhé otáčení knofliky u velkých přijimačů, není však vzdálenost, kterou by aspoň na krátkých vlnách nepreklenul. Někdy to půjde hůře, jindy zase kouzelně snadno a s výsledky skoro neuvěřitelnými. Několik zkoušek vás tu přesvědčí lépe než dlouhá chvála. Uvidíte také, jak se mění denní poslechové podmínky, jak a kdy jsou jednotlivá krátkovlnná pásmata slyšet, a až si tento přístroj zvětšíte ve dvoulampovku nebo přejdete k superhetu, poznáte, že dosažený zisk zdaleka už není takový, jako mezi krystalkou a touto jednolampovkou.

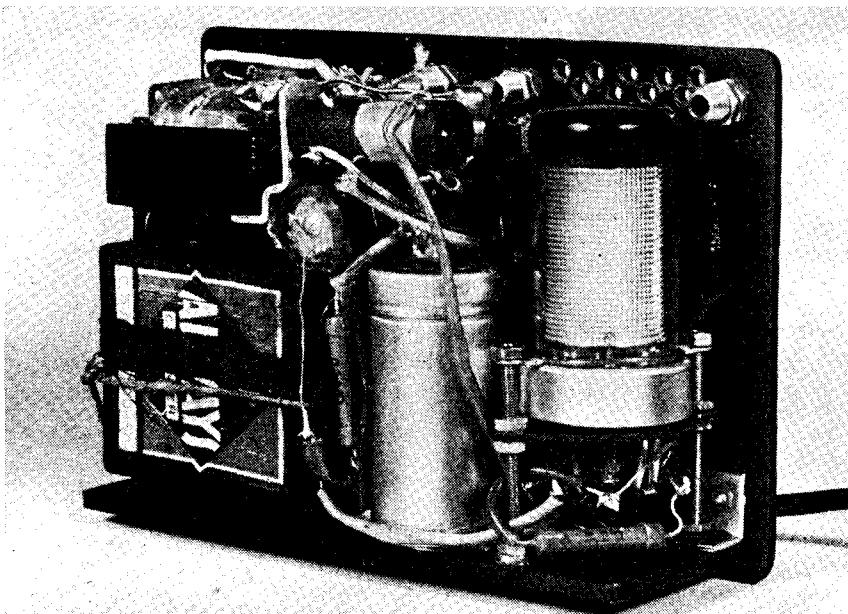

zdírkami jsou pro větrání, ač elektronka UF21 se příliš nezahřívá. Vlevo dole je přívod ze sítě dvojitého šňúrou s gumovou izolací, uprostřed knoflík ladícího kondenzátoru 500 pF se stupnicí, vpravo knoflík zpětné vazby (kond. 300 až 500 pF). Na panel je dvěma úhelníčky připevněna základní destička taktéž z izolační hmoty, na kterou připevníme zbývající součástky. Selenový usměrňovač U je na této destičce, těsně při panelu. Svorníky pro upevnění objímky elektronky jsem udělal delší a z drátu jsem vyrobil jakési brýle oOO či spíše monokl, který se přesune přes baňku elektronky a šroubky s matičkami upevní, takže elektronka nemůže z objímky vypadnout. Pod ní vidíme detekční odpor 2 MΩ, který je nutno připájet těsně na mřížku, aby nenastal kapacitní hukot, za ním je umístěn detekční kondenzátor 200 pF. Vedle elektronky stojí elektrolyt 10 μF, za ním kondenzátor 1,5 μF. Neměl jsem tuto hodnotu. Spojil jsem tudíž parallelně 0,5 a 1 μF. Není vidět, je připevněn k prvé isolaci tkanicí. Provisorní provázek pod ní jsem zapomněl odstranit, takže zůstal na snímku. Nad odporem 0,1 MΩ je kulatý kondenzátor 0,1 μF, obalen izolací, aby nenastal zkrat na obal elektrolytického kondenzátoru. Čím větší kapacita tohoto kondenzátoru, tím více zmírníme hukot ze sítě. Výstupní transformátor je upevněn úhelníkem z hliníkového plechu k základní destičce, na něm zase je připevněna cívka a za ní jednopólová síťová pojistka 0,2 A. Jeden její tulipánek lze vidět mezi cívkou a levou zdírkou pro sluchátko. Viděl jsem tyto dny v obchodech malý dyn. reproduktor o průměru membrány 8 cm, který by se také do té druhé kapsy vešel. Kdo na něj má, ať si jej koupí. V tom případě bude ovšem nutno opatřit si k němu výstupní transformátor o vhodném převodu.

To je asi vše o součástkách a jejich uspořádání. Zkušený amatér si to ovšem může udělat podle svého, ale tak, jak je to vyobrazeno, je hospodárně využito každého místečka, blížejmy na funkci. Všechny tyto součástky lze dnes již koupit

1N21B

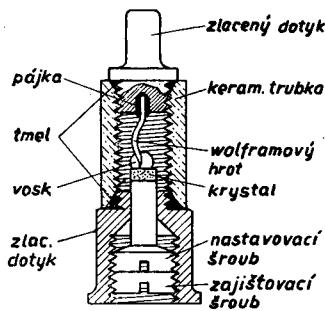

3 pF). Jeho zevnějšek prodělal ovšem pronikavé změny. Dnes se podobá čtyrtwattovému odporu. Jako usměrňující krystallické látky se používá buď siliconu (karborundum?) nebo germania s přídavkem spec. sensibilisátorů, jako dotyku krátkého tvrdého drátku wolframového. Celek je uložen v keramické trubici. Při montáži se nastaví šroubem jeden provzdy citlivé místo a optimální tlak hrotu. Díky dokonalé konstrukci je detektor zcela stabilní, vzdorný proti chvění, otřesům a nárazům, i proti změnám teploty (-40 až +70 stupňů C).

Dnes je již normováno 18 typů těchto detektorů pro různé účely. Pro detekci v televizních přijímačích užívá se krystál ze silikonu, které pracují do 10 000 mc/s. Jiné typy jsou určeny pro směšovací stupně ukv superheretů. Pracují až do 25 000 Mc/s, dávají max. usměrněný proud 2–3 mA a konverzní zeslabení 6–8 dB. Pro radarové přijímače je určen typ 1N34 s krystalem z germania. Nejvyšší frekvence je sice jen 500 Mc/s, usměrnění však až 50 V/22,5 mA a snese proudový náraz až 200 mA. (Radio Craft, březen 1946.)


Otakar Horna.

**V** USA bylo zažádáno o povolení k výstavbě 463 nových vysílačních stanic, 211 žádostí bylo o povolení změny ve vysílači, 707 žádostí bylo o vysílači s frekvenční modulací a 142 žádostí o povolení k výstavbě televizních vysílačů. (Radio News 46.) MI.
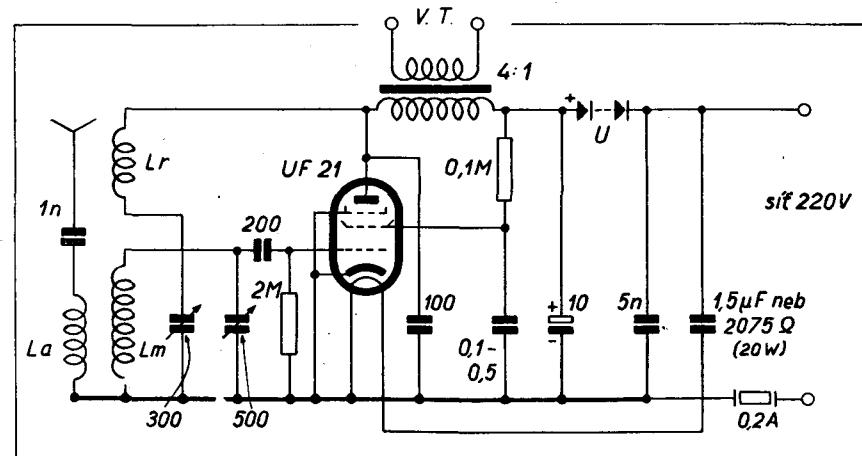
## Krystalový detektor ZNOVU Žije

Krystalový detektor byl do nedávna používán za součást patřící jednou provzdy minulosti, do souestdve kohereru v technickém muzeu. Při intensivním výzkumu cm vln během války začali však angličtí i američtí technici hledat dokonalý detektor pro tyto velmi vysoké frekvence. Ani nejlepší speciální diody neusměrňují totiž pod 10 cm a klystron má příliš velký šumový odpor — a tak přišel zase ke cti „krystal“. Pracuje spolehlivě až do 30 000 Mc/s, ( $\lambda = 1$  cm), nepotřebuje pomocných zdrojů, má velmi malý šum a malou vnitřní kapacitu (0,5 až

Zapojení kapesní jednolampovky, kterou lze se stejně dobrým výsledkem sestrojit s elektronkou RV12P2000. V tomto případě bude v obvodu žhavení kondenzátor 1,1 mikrofaradu, nebo odpor 2700 ohmů/15 wattů, který ovšem notně „topí“. Pro 120 V bylo by zapotřebí použít kapacity dovojnásobné nebo odporu polovičního, a pro poloviční výkon.




V poslední době značně stoupá zájem o ultrakrátovlnné přístroje, ale vhodných součástí, zvláště ladicích kondensátorů přiměřené kapacity, je stále nedostatek. Tento kondensátor může si však většina amatérů zhotovit ve vlastní dílně.

Isolaci statoru tvoří dvě skleněné tyčky průměru 7 mm (21), které jsou zároveň s předním (1a) a zadním čelem (1b) nosnou kostrou celého přístroje. Skleněné tyčky jsou přitaženy přístačnými destičkami (2) s pomocí dvou šroubů M4 do drážek obou čel. Konstrukce je převyšována pevná a není se ani třeba obávat značného přetížení šroubů, které drží v pertinaxu spolehlivě. Podobně jako čela je připevněn stator kondensátoru destičkou (3) a podložen účelně papírovou vložkou. Rotor kondensátoru je uložen na skleněném hřídele, který prochází otočně ložiskem předního čela (12) a je zachycován jen natmeleným mosazným kroužkem (13). Druhý konec hřídele spočívá mosaznou zátkou (14) na hrotovém šroubu (15), který můžeme nastavit přiměřený osový tlak. Tímto uspořádáním bylo dosaženo poměrně přesného chodu i při velké toleranci skleněných osy.

**Kostra:** Hlavní částí kostry je přední (1a) a zadní čelo (1b). Do předního je pevně naraženo mosazné ložisko (12), které je dodatečně zahlobeno, podle nákresu, záhlubníkem. (Záhlubování vrtákem se nedoporučuje.) V zadním čele je na odpovídajícím místě závit M4 pro hrotový šroub. Pertinax volime hutný a nesmíme jej při opracování roztřepiti. Díry v hranačích čel a závit provádime opatrně ostrými nástroji. Zvláště při dokončování závitu postupujeme opatrně, závitník čistíme a mažeme. Drážky pro skleněné tyčky provedeme zvláště přesně a v obou čelech najednou, buď pečlivým vypilováním, nebo je vyfrézujeme (třeba na soustruhu). Můžeme použít čelní nebo drážkovací frézy prům. 4 mm, nebo okružní pilky šíře 4 mm. Na provedení drážek závisí pevnost a přesnost celé konstrukce.

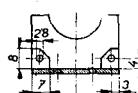
## KONDENSÁTOR o kapacitě 10 pF

Ukázka domácího provedení kondensátoru pro ultrakrátovlnné vlny. Spojovací deska (5) chybí, protože ji nahradila kostra přístroje, na niž byl kondensátor připevnen.



Úprava statoru pro náhradu základního prázce s frézovanými drážkami.

Dole sestavení a součástky kondensátoru.

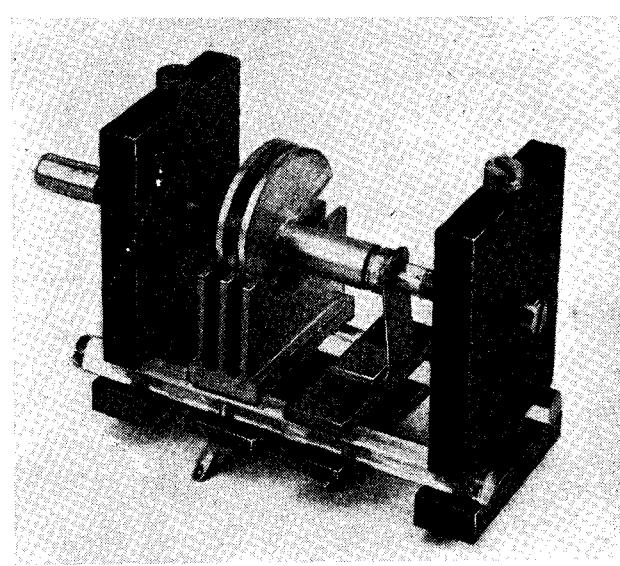

**Stator:** Tři drážky základní destičky pro stator (9) provedeme také na soustruhu malou kružní pilkou prům. 40 mm, síly 1,5 mm. Přidáváme do řezu proti směru otáčení pilky! Destičku ponecháme na obou stranách trochu delší, abychom ji za zbyvající konce mohli přišroubovat na vodní držák, upevněný do suportu soustruhu. Udané rozměry musíme zachovati. Do vyfrézovaných drážek destičky (9) zaletujeme tři statorové plechy (6). Půlkruhové vybráni plechů je provedeno předem plněním zhruba a dokončeno až po sletování statoru na soustruhu vrtací tyčí pomocí přípravku, na kterém jsme frézovali drážky destičky (9). Přečnívající strany základní destičky potom zařízneme a závit M3 řežeme až do hotového statoru. Komu by byla tato výroba příliš obtížná, může základní destičku (9) nahradit trojúhelníkovými vložkami v dolních rozích statoru. Statorové plechy i vložky stáhneme šrouby M2,6; takto upravený stator proletujeme a po zarovnání dolejší plochy připájíme na zá-

kladní destičku z plechu 1,5 mm. Ostatní rozměry však zůstanou. Při spájení tohoto provedení statoru postupujeme opatrně, aby nezůstal zbytečný cín uvnitř statoru. Půlkruhové vybráni musíme provést v tomto případě na čisto před spájením. Po zaletování hlavičky šroubů opilujeme.

**Rotor:** Z mosazného plechu vytočíme na trnu o prům. 6,5 mm kruhovou destičku prům. 35 mm. Po rozříznutí obdržíme oba plechy (7) rotoru. Zápicí do trubičky rotoru (8) provedeme přesně přibroušením zapichovacím nožem šířky 1,5 mm. Míry musíme opět přesně dodržeti. (Pozor na boční úhly nože.) Rotor opět čistě zaletujeme.


**Hřídel:** Ložiskový kroužek (13) a mosaznou zátku (14) natmeli me na hřídel ze skleněné trubičky 5/3 pečetním voskem. Na nesvítivém plamenu prohřejeme místo hřídele, kde má být kroužek natmelen. Kroužek máme navlečený na trubičce a také jej prohříváme. Po dostatečném prohřátí sejmeme s plamenem, dané místo na trubičce obalíme pečetním voskem a kroužek rychle nasuneme.

Pečetní vosk musí být úplně řídký, nesmí se však pálit. Podobně postupujeme při tmelení zátky na druhé straně. Po pozvolném zchladnutí přebytečný vosk odstraníme a sklo otřeme lihem. Takto zatmelené součástky drží velmi pevně.

**Přívodní pero:** Je zhotoveno z bronzového nebo mosazného plechu síly 0,3 mm (ohýbat kolmo na směr válcování) a spočívá na destičce (4b), která je přitažena na skleněné tyčky odpovídající destičkou (4a), dvěma šroubkami M3, umístěnými po stranách. Prostředním otvorem v obou destičkách prochází šroubek, který přidržuje přívodní pero matkou (11).


Rotor a mosazné pouzdro pro knoflík nemí třeba tmelit, což by bylo i dosti obtížné. Sám jsem je upevnil provisorně papírem, při čemž už zůstalo. Protože pole zkušenosti se kroužek na hřídeli upevňuje těžko podle přesné mřiny, užívám isolační tyčky přesně až podle potřeby. Právě tak není kotována délka pertinaxové desky (5), kterou překleneme obě čela kostry. Rotorovým plechům můžeme dát tvar, jak je na výkresu vyznačováno, není to však nutné.

F. D.

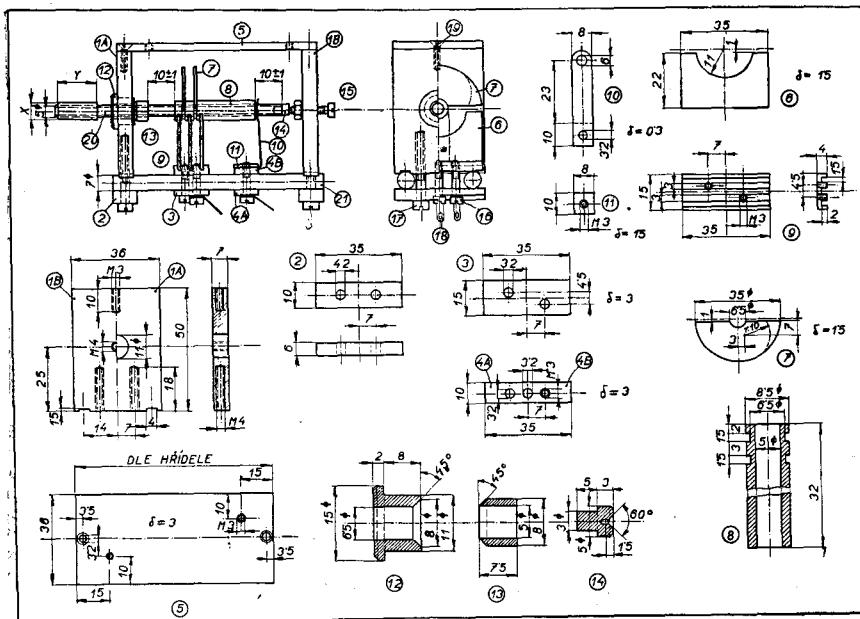

## OSVĚDČENÁ ZAPOJENÍ

### Síťová DVOULAMPOVKA běžné úpravy

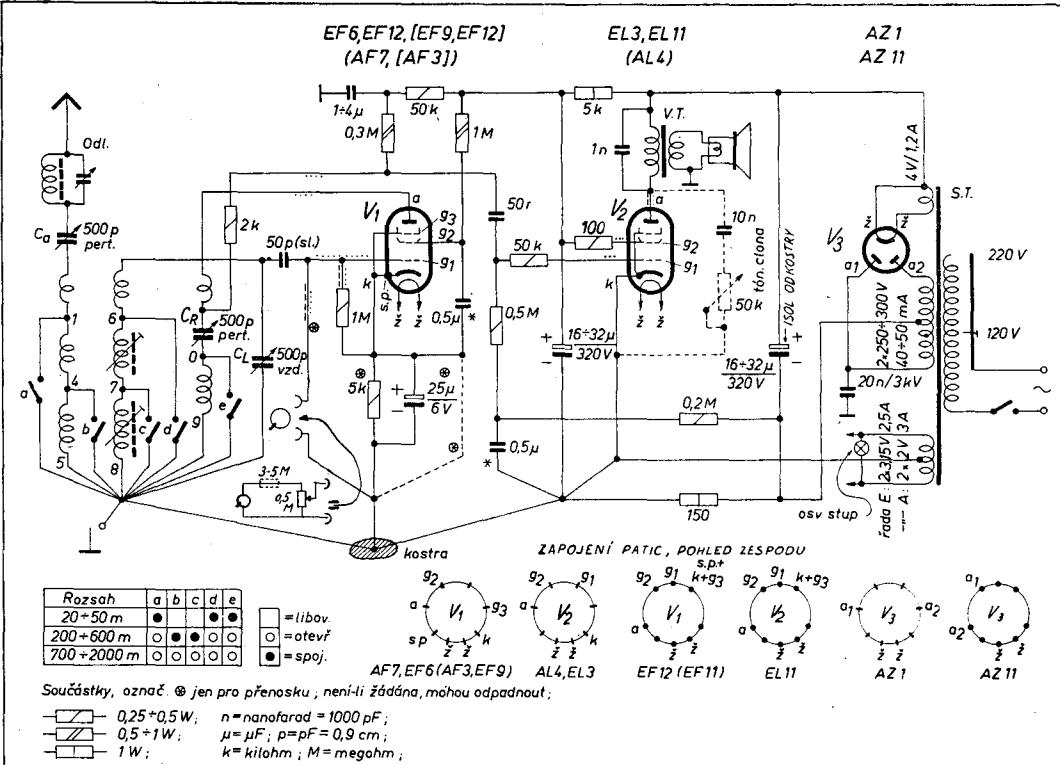

Přístroje s přímým zesílením, zejména prostá dvoulampovka s detekcí audionovou a koncovým stupněm je co do selektivnosti a citlivosti (dosahu) daleko podřadu za dnešním standardem přijimače. Vyvoji však dobré, žádáme-li jen poslech blízkých stanic, může mít vynikající přednes, dík malé selektivnosti mnohem bohatší ve výškách než přístroje superhetové, a hlavně dokáže ji sestavit i pozorný začátečník, pokud roztečná odpor od kondenzátora a zná základní pojmy, symboly a jednotky.


Všechny podstatné údaje obsahuje obrázek. Uvedeme jen věci, na něž je nutno dát zvláště pozor. V přívodu od antény, nejlépe v samotném přístroji, je zařazen odlaďovač pro potlačení nejbližší a nejsilnější místní stanice. Přístroj s jediným ladícím obvodem jej nezbytně potřebuje v okruhu asi do 100 km od silných vysílačů, chceme-li na této rozsahu přijímat i jiné stanice. Otočný kondenzátor Ca s pertinaxovou nebo trolitulovou izolací znamená sice o jeden řídící orgán více, uvolňuje však přizpůsobit se poslechovým podmínkám, délce antény a řídit hlasitost. — Seriově spojená vinutí třífrozahové cívkové soupravy jsou nejprostší běžnou úpravou prostých přijímačů. Kondenzátor pro zpětnou vazbu, CR, má mít co možná malou počáteční kapacitu, chceme-li si vyhnout obtížím na krátkých vlnách. Na neštěstí jsou právě v tomto ohledu běžné výrobky pochybené a jejich velká počáteční kapacita působí, že na počátku rozsahu krátkých vln zpětná vazba nechce vysadit, anebo, zmenšíme-li počet závitů vazebního vinutí, nenasazuje na konci (u delších vln) tohoto rozsahu. Leckdy pomáhá vyrovnat poměry odporu asi 20 až 50 ohmů v řadě s reakčním vinutím krátkých vln. Zařazením CR mezi zpětnovazební vinutí cívky krátkovlnné a cívky

ostatních dosáhneme toho, že se kapacita těchto ostatních vinutí nepřidává k CR a nezhoršuje právě uvedené okolnosti. Je ovšem nutné při montáži na kovovou kostru isolovat rotor CR od kostry, neboť jinak by byl trvale spojen se zemí a zpětná vazba by nenasazovala na středních a dlouhých vlnách. — Čísla u cívkové soupravy platí pro výrobek Palaba Mimoň, č. obj. 6399.

Chceme-li používat dvoulampovky i pro přenos gramofonu, upravíme zapojení se součástkami označenými hvězdou v kroužku. Protože prostá dvoulampovka nemá regulátor hlasitosti v nf. oblasti, musí jej mít přenosky. Zapojení udává náčrtek ve schématu. Pro některé přenosky krystalové je účelné zařadit odpor 3–5 megohmů a paralelně k němu kondenzátor 100 až 500 pikofaradů. Velikosti určíme podle poslechové zkoušky: odpor tak veliký, aby ho mohli hrát bez skreslení i při regula-

toru naplněno, kondenzátor tak, aby ho dosáhl příměřeného zesílení vysokých tónů. Odpadne-li vůbec použití přenosky, můžeme vynechat všecky součástky a spoje označené v kroužku; kathoda el. V1 bude přímo uzemněna.

V anodovém obvodu V1 je odpor 2 kilohmy pro získání vf, napětí pro zpětnou vazbu, dále 0,3 megohmu jako pracovní odpor pro vytvoření nf. napětí, a konečně odpor 50 kilohmů, blokován na zemi kondenzátorem 1–4 mikrofarady pro zlepšení filtrace. Stínící mřížka g2 je napájena přes odpor 1 megohm a blokována k zemi kond. 0,5 mikrofaradu. Vazební kond. 50 nanofaradů přenesené i nejhlušší tóny bez zeslabení, odpor 50 kilohmů těsně před mřížkou říd. mřížky g1 konc. elektr. V2 zamezí přístupu vi. napětí a zmírní přednes výšek. Totéž provede kond. 1 nanofarad paralelně k primárnímu vinutí výstupního transformátoru V. T. Barvu tónu

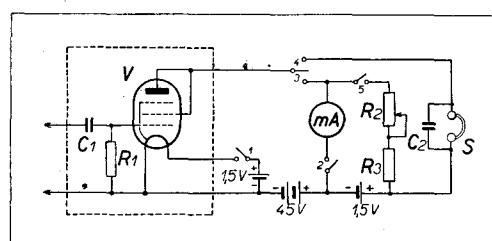

Zkoušecí přístroje pro hledání poruch v přijímačích sledováním signálů (signal tracing method) jsou dnes jistě nejrozšířenější a nejpoužívanější opravářskou pomůckou v amerických dílnách. (Naši čtenáři znají tyto přístroje a práci s nimi ze dvou amatérských provedení, viz RA-44, č. 9/10 a RA-46 č. 4.) Na americkém trhu jsou ve všech provedeních od jednoduché tužky s fixním krystaly detektorem až po složité aparatury s pat-

nácti i více elektronkami, s několika měřicími přístroji, vf. a nf. generátory atd.

Jednoduchý, lacný ale účelný přístroj tohoto druhu, který vyuvinula a prodává firma Superior Instrument Co., je popsán v dubnovém čísle Radio Craft. Miniaturní bateriová pentoda-selektoda je uzavřena v malém bakelitovém pouzdře a její řídící mřížka je přes detekční blok C1R1 připojena na zkoušní hrot. Druhý přívod je veden ohebným

## PROSTÝ ZKOUŠEC

radiových  
přístrojů

Bateriová  
JEDNOLAMPOVKA  
s dvojitou  
triodou

můžeme po případě upravovat tónovou clonou, jež je vyznačena čárkovaně. Napájecí část je velmi jednoduchá, nemá síťovou tlumivku, při dobrém provedení je však přístroj naprostě tichý. Dbejme zejména toho, aby spoj mezi středem vinutí  $2 \times 250$  V a prvním filtrováním kondensátorem (to je ten, který musí být izolován od kostry) byl krátký.


Při stavbě hleďte vystačit s krátkými spoji, zejména s těmi, jež značíme ve schématu tečkováním. Obvod anody koncové elektronky V1 je nepříjemem obvodu řídicí mřížky elektronky V1. Vyskytne-li se v přístroji tvrdošíjně vytí, je příčinou kladná zpětná vazba nízkofrekvenční, která vzniká mezi uvedenými oblastmi. Zdírký reproduktoru patří proto na druhý konec kostry, co možná daleko od antény a gramofonu. Také síťový přívod a transformátor umistujeme raději dálé od cívkové soupravy, leckdy je blízkost příčinou bručení, jež pak neprávem svádíme na nedostatečnou filtraci. Tuto příčinu rozeznáme snadno: zmizí-li bručení při přepnutí na rozsah krátkých vln, anebo při spojení řídicí mřížky el. V1 přímo s kathodou, je právě vina mimo napájecí obvody.

Vlastnosti této dvoulampovky je možné zlepšit „naroubováním“ obvodů, doporučovaných v návodu na jakostní zesilovač a nf. část větších přijimačů, podle popisu v příštím čísle. Zejména to platí o velikém výstupním transformátoru; dobře se uplatní obvod pro přidávání hlubokých tónů v anodě V1, kde však upravme možnost odpojení kondenzátoru  $10 \mu F$  od části pracovního odporu, abychom mohli využít i plného zisku V1 v celé tónové oblasti tam, kde je to účelné. Také obvod pro ostré odřezávání výšek (tónová clona s resonančním obvodem), zmenšení kondenzátoru vazebního pro omezení basů a konečně resonanční obvod pro  $9-10$  kc/s mají svou cenu a zájemci je mohou postupně vestavět, aby se přesvědčili, jak pěkně může pracovat i prostá dvoulampovka. — Návod na nastavení ladících obvodů pro souhlas se stupnicí nechtě si čtenář vyhledá v článku o třiflamgovce s dvěma ladícími obvody v květnovém čísle t. l.

kablikem s banánkem a svorkou. Je-li sepnut dotyk 4, jsou v anodovém obvodu zařazena sluchátka a elektronka působí jako mřížkový detektor, respektive jako nf. zesilovač. Sepnutím kontaktů 2, 3, 5 zapojíme do anodového obvodu miliampermétr a máme citlivý elektronkový voltmetr s mřížkovou detekcí. Obvod 1,5 V -  $R_1$  -  $R_2$  kompenzuje klidový proud. Elektronka má exponenciální charakteristiku a pro i průběh stupnice je logaritmický: odečítáme relativní sílu signálu přibližně v decibelech.

Celý přístroj i s bateriemi je vestavěn do úhledné dřevěné skřínky (viz obrázek); jeho cena je 19 dolarů. Našel by se i u nás výrobce, který by takovým jednoduchým a lacným přístrojem zrychlil (a zlevnil) práci našich přetížených opravářů? Otakar Hórná. Hodnoty součástí.

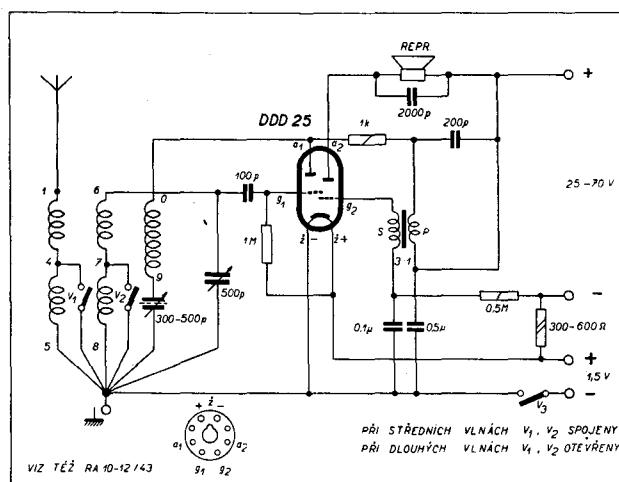Odpory:  $R_1 = 20 M\Omega$ ;  $R_2 = 300 \Omega$  drátový potenciometr;  $R_3 = 600 \Omega$ . — Kondensátory:  $C_1 = 300 \mu F$  slídový na 2000 V;  $C_2 = 2000 \mu F$ . V - pentoda-selektoda 1T4; mA - miliamper, 1 mA/ $150\Omega$ ; dvoupólový páčkový vypínač (1, 2) a přepinač (3, 4, 5).



Doslechli jsme se, že na trhu amatérských součástí přijde zbytek výroby elektronek DDD25. Připojený obrázek obsahuje zapojení patky této bateriové triody pro koncový dvojčinný stupeň třídy B. Má žhavení 1,2 V a 0,1 A (žhavení ze suchého článku), anodové napětí max. 120 V, anodový proud v klidu 1,5 mA na anodu, při max. signálu 9,5 mA; na říd. mřížce — 5,5 voltu při 120 V a — 3,5 V při 90 V na anodách. Zatěžovací odpor mezi anodami 14 kilohmů pro 120 V a 18 kilohmů při 90 V na anodách. Přípustná anodová ztráta na jednoho systému 0,8 W, dosažitelný střídavý výkon 1,4 W při 120 V a 0,6 při 90 V. Výborně se hodí pro koncový stupeň bater přijimačů, kde jde o větší hlasitost, na př. podle schématu v RA č. 6/1946 (osvědčená zapojení).

Tento elektronky však mnoho radioamatérů použije ke stavbě jednoduchého přístroje s rozdílným využitím obou elektronkových systémů. Hořejší schema ukazuje takové zapojení, jež ovšem starší čtenář již znají, jednak z 1. č. RA/1939, ale i z minulosti méně vzdáleně, totiž z č. 10-12/1943, kdy jsme pro podobný přístroj zvolili dvojitou pentodu DLL21. Přístroj má jen dva rozsahy: střední a dlouhé

vlny, protože většina zájemců bude chtít vystačit s malým anodovým napětím a není jisté, zda by koncová trioda s velkým průnikem pracovala i na krátkých vlnách. Zkusit to ovšem může každý, kdo dovede již s krátkými vlnami pracovat. Jinak je sestrojení prosté a všechny potřebné údaje jsou ve schématu: audion se zpětnou vazbou a za ním transformátorově vázáný koncový stupeň, který stačí utáhnout reproduktor. Je také možné použít dvou těchto elektronek: první jako audion a jeden nf. stupeň další jako dvojčinný stupeň koncový. Tato dvouelektronková třiflamgovka má již pěkný výkon a může být malá a jednoduchá.


#### Výhoda uzavřených železových jader

Železová jádra pro vf. cívky v podobě uzařeného hrnečku jsou i u nás známa. V odborném tisku v USA nacházíme zmínky o tom, že hlavním účelem vnější části jádra, jež tedy obkljupe vinutí, není zvětšení permeability resp. indukčnosti, nýbrž předně soustředění vnějšího pole cívky do menšího prostoru a tím omezení vlivů na vnějšek, za druhé umožnění volby menších stínících krytů a z elektricky horšího materiálu, aniž klesne příliš činitel jakosti. Příznačnou vlastností těchto úprav je, že vnější jádro není vždy těsně u vinutí, nýbrž leckdy dosti daleko, je poměrně silné, nejen tolik, kolik by odpovídalo průřezu jádra v dutině cívky a konečně nemíval také dna, nýbrž přesahuje jen o něco vinutí. Pro malé mf. transformátory je vnější část jádra společná oběma částem filtru. Kryt na ni je zpravidla těsně přiléhá.

Papír, lepenka a pod., stmelované obyčejným kostním klihem snadno rozlepte, ponorime-li je na chvíli (asi 20 až 30 minut) do vřelé vody. Takto odlepený papír bývá působením teplé vody zvlněn a je nutné jej zhruba osušit hadříkem nebo ssavým papírem a pak dát schnout mezi dvě rovné plochy takového druhu, aby se na ně zbytkem klihu nepřilepil, na př. sklo, plech a pod. Po úplném vyschnutí a vyrovnání papíru odstraníme zbytky klihu jemným skelným papírem. — Takto se podařilo odlepit papírovou membránu (dynam. reproduktoru) z lepenkové podložky úplně lehce, přesto, že okraje membrány jsou velmi tenké.

A když jsme již u té membrány; poddajnost a tím přednes hloubek méně kvalitní membrány, která nemá průsvitné okraje, dá se zlepšit tím, že okraje membrány i zvlnění obrousíme velmi jemným skelným papírem na vhodném podkladě, aby se okraje membrány nepoškodily. Obrousujeme tak dlouho, až se papír stane průsvitným, jako u kvalitní membrány.

Arnošt Kopečný.

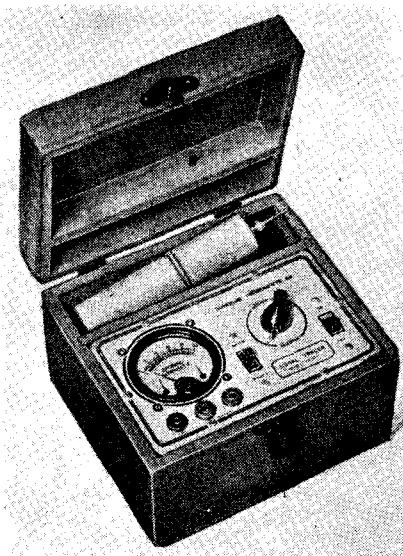

# FRYDERYK CHOPIN

## na gramofonových deskách

Ve srovnání s jinými skladateli souhrnné zachycení Chopinova tvůrčího díla je pro gramofonové společnosti lehkým i těžkým úkolem. Lehkým v tom smyslu, že Chopinovo dílo je vlastně omezeno na jediný nástroj: na klavír. Přehlídíme-li seznam Chopinových skladeb, naleznete v něm pouze výjimečně skladby s průvodem orchestru nebo jiná díla, a to dva klavírní koncerty, dále jednu sonátu pro violoncello a klavír a poměrně nevelký počet písni. Gramofonovým společnostem tedy vlastně postačilo pozvat si před mikrofon vynikající umělce, aby reprodukovali klavírní skladby. K tomu mohlo být přibráno ještě několik zpěvaček pro Chopinovy písni. Tíha tohoto nahrávání jest ovšem v tom, že musí být technicky opravdu na výši. Chopinova hudba je tak huboká a při tom svým ustrojením tak nervní, že plně její kvality vyniknou jenom v dokonale odstíněném provedení. Jestliže již při klavírních skladbách Fryderyka Chopina je možno měřit ve velkém rozsahu interpretační možnosti hrajících jednotlivců a přesvědčit se, jaké úžasné rozdíly mohou být v jejich reprodukcii i při poměrně přesném zachovávání zápisu, tím více vyvstává celá svízelost reprodukce v zdánlivě jednoduchém Chopinovi při jeho písni. Kolik slavných zpěvaček mělo při nich neúspěch a nedovedlo je slohově proniknout, kolik si jich stěžovalo na jejich domnělou všednost, ačkoli jde o mistrovské výtvoření písňové literatury, s nimiž nadané interpretky sklízely jedinéčné úspěchy.

Nemůžeme ve svém dnešním přehledu ani zdaleko vypočítávat chopinovskou diskografii. Nestačilo by nám na ni celé číslo Radioamatéra. Není také možno uvést všechny interprety Chopinova díla. Nelze se rozpozívat o nesčetných úpravách různých skladeb pro jiné nástroje. Je možno jenom říci, že Chopinovo dílo je stále milováno celým hudebním světem a že pravděpodobně ještě po generace se o ně budou pokoušet nejslavnější mistři klavíru.

Náš výčet některých desek však dá alespoň čtenáři povšechnou představu, co všechno mladý polský skladatel za svého krátkého života vytvořil. Na prvním místě bychom upozornili na oba klavírní koncerty s průvodem orchestru: na Koncert č. 1 e-moll, op. 11 a na Klavírní koncert č. 2 f-moll, op. 21. Prvý koncert je hrán Alexandrem Brailowským s průvodem Berlinských filharmoniků pod řízením J. Průwera (Polydor 66753/6) a druhý koncert francouzskou klavíristkou Margueritou Long s doprovodem orchestru pařížské konservatoře pod řízením Phillipa Gauberta (Columbia LX 4/7). Obě tato nahrávky jsou velmi dobrá a francouzské desky byly svého času vyznamenány první cenou v soutěži „Candide“. Marguerite Long hraje Chopina s neobyčejnou lehkostí, zvláště ve vzdutných pasážích, které mají čistý a věrný zvuk. Dokonalé jest však i starší nahrávání polského pianisty Arthura Rubinsteinu s průvodem Londýnského symfonického orchestru pod řízením J. Barbirolliho (HMV DB 1494/7).

Vypočít ovšem všechna ostatní Chopinova klavírní díla, jeho Ballady, Polonézy, Impromptu, Mazurky, Valčíky, Nocturna, Preludia, Etudy, Scherza a ostatní skladby nemůžeme, ale můžeme prozradit svému čtenáři, že většina rozsáhlých Chopinových díl v čele se třemi klavírními sonátnami je nahrána v přesném zápisu a že každý zájemce o klavírní hru tyto skladby najde. Ale i menší Chopinova díla jsou zachycena v počtu, který musí udovovat. Není jistě daleký den, kdy nebude existovat Chopinova skladba, která by nebyla zvěčněna na gramofonové desce. Největší zásluhu o propagaci Chopina na deskách si získal vedle Ignacy Paderewského francouzský klavírista Alfred Cortot. Jeho podání Chopina je proslulé a počet chopinovských desek, nahraných Cortotem, je mimořádně veliký. Francouzský virtuos nahrál celé soubory Chopinových skladeb. Tyto desky měly takový úspěch, že většina jich byla Cortotem nahrána znova, když se zdokonalilo technické přijímání desek. Tak na př. Chopinovy Balady, které byly zachyceny brzy v počátcích elektrického nahrávání pod čísly HMV DB 1343/6, byly nahrány dokonalejším technickým způsobem pod čísly DB 2023/6. Totéž ovšem platí i o jiných mistrech klavírní hry, kteří nahrávali Fryderyka Chopina, především o Ignacy Paderewském. Od něho existují ještě neelektrické záznamy. Mezi umělci, hrajícími Chopina, nalezneme v gramofonových záznamech v pestré směsi slavná jména minulosti i přítomnosti; pro zajímavost některá uvádíme: Sergěj Rachmaninov, Raoul Kočalski, Ignaz Friedman, Robert Casadeus, De Pachmann, J. Denner, M. Hambourg, M. Lewitzki, Jacques Dupont, M. Rosen-

thal, Wilhelm Backhaus, Claudio Arrau, Francis Planté, Vladimír Horovic, Robert Lortat, Auguste de Radwan, Leopold Godowski, Harold Bauer, Niedzielski, Stanisław Spinalski, Irene Scharer, Marcel Ciampi, Percy Grainger, Arthur de Grew a jiní.

Chopinovy písni jsou na deskách rovněž v různých jazycích. Vedle polského originálu se objevuje nejčastěji angličtina a němčina. Z polských zpěvaček byla na př. na francouzských deskách Pathé zachycena Rosa Kanterová, která na desce TG 13 zpívá dvě písni z Chopinových 17 polských zpěvů, op. 74. Mimořádným převckým výkonem je deska, na kterou prosulá koloraturní zpěvačka Milica Korjus nazpívala známé „Dívčino přání“ s vlastní vloženou kadencí.

Zvláštní zmínky v tomto kusém přehledu zasluhují alespoň desky Paderewského, Rubinsteinova a zesnulého Rachmaninova. Sergěj Rachmaninov nahrál z Chopina mezi jiným Sonátu č. 2 op. 35 se Smutečním pochodem, a kdo jeho hru slyšel, hned tak na ni nezapomene. Sonáta je nahrána na necelých čtyřech malých deskách (HMV DA 1186/9). Arthur Rubinstein, který je dnes vedle Horovice ve Spojených státech severoamerických povalován za nejlepšího klavíristu naší doby, hraje nedostížným způsobem zejména Chopinovy polonézy. Známá Polonéza As-dur má v jeho nahráni číslo HMV DB 2497. Ježto „proti gustu není dispuťat“, upozorňujeme svého čtenáře, že stejně, jako jiné skladby Fryderyka Chopina, i toto dílo existuje dnes již v nejrůznějších nahrávkách a že mezi reprodukujícími umělci jsou Alfred Cortot, Ignaz Friedman, Alexander Brailovsky, Miša Lewitzki, C. Solomon, W. Worden a mnozí jiní.

Kdyby se někdo chtěl věnovat soustavnému sbíráni chopinovských desek, měl by na celý život co dělat a musil by se ve všech ostatních vydáních uskrovnit, jako legendární čínský kuli. V. Fiala

### Chopin o sobě

„Dostal jsem se do přední společnosti, sedám mezi velvyslanci, knížaty, ministry, a ani nevím, jakým zázrakem, vždyť jsem se o to neucházel. Pro mne je to dnes ovšem velmi potřebná věc, neboť tam odtud prý vychází dobrý vodus; hned máš větší talent, když ti naslouchali na anglickém nebo rakouském velvyslannectví; hned hraješ lépe, když nad tebou kněžna Vendémont podržela ochrannou ruku.... Mezi zdejšími umělci mám i přátele, i áctu.... Slovem, kdyžbylech byl ještě kloupečí, myslil bych si, že jsem na vrcholu své kariéry; zatím však vidím, kolik mi ještě zbyrá, abych byl dokonalý, a vidím to tím spíše, že žiji v dobré známosti s předními umělci a vím, čeho se každému z nich nedostává.“ (List Dominiku Dziewanowskému, psaný z Paříže roku 1832.)

„Ponděl 25. VI. 1848. Můj životel Můžete-li, přijedte! Jsem slab a žádám doktora mně tak nepomohou jako Vy. Nemáte-li peníze, vypůjčte si, bude-li mi lépe, lehko je vydělán a vrátím tomu, kdo vám je půjčí, ale teď mám příliš prázdnou kapsu, než abych Vám ji poslal. Můj byt zde v Chaillot je dosti velký, abych Vás zde oba i s oběma dětmi mohl přivítat.“ (Z dopisu sestře Ludvice Jedrzejewiczkové.)

„Komponuji zde Sonátu si bémol mineure... Smuteční pochod, jehož exemplář již mád... a Finále nedlouhé, asi tak tři stránky. Levá ruka unisono s pravou pomlouvají pochod.“ (Z dopisu Fontanovi, psaném v Nohantu roku 1839.)

„Svoje skladby házím do kouta, potom je znova sbírám. Mám tři nové mazury, nemysli si, že se starými děrami, ale k tomu, aby člověk je dobré posoudil, je třeba času. Když se pracuje, zdá se to dobré, protože jinak by člověk nic nenapsal. Teprve později přichází reflexe a zavrhuje nebo přijímá. Čas je nejlepší cenzura a trpělivost nejlepší učitel.“ (Podtrhl Chopin v listě, psaném dne 11. listopadu 1846 v Nohantu.)

„Comme cette toux m'étonnera je vous conjure de faire ouvrir mon corps pour que je suis pas enterré viv...“ („Až ten kašel mě udusí, zaklínám vás: otevřte moje tělo, abych nebyl pochován za živou...“ Poslední Chopinova slova, která vlastnoručně napsal před smrtí.)

„Počivec, ale takový cymbál, až Pánbůh brání!“ (Chopinův výrok o jednom pianistovi, koncertujícím v Paříži roku 1847.)

## Umění improvisace

Mnoho současných nám zachovalo zprávy o tom, že Fryderyk Chopin byl jedinečným umělcem při improvisacích na klavír a že téměř improvizacemi působil na hudebně vyšpělé posluchače ještě mocněji než svými skladbami. Byli i jednotlivci, kteří při vší úctě k Chopinové skladatelské genialitě prohlašovali, že Chopin skladatel nedosáhl Chopina improvizátora. Tuto vzácnou vlohu Chopin měl již od mládí. Psal o tom zajímavě brzy po jeho smrti polský hudební spisovatel a theoretik Józef Sikorski, který byl jen o pět let starší než Chopin a který Chopina za jeho pobytu ve Varšavě dobře poznal:

„Za časů bývalé varšavské univerzity každou neděli a svátek konaly se okolo jedenácté hodiny dopoledne bohoslužby pro studentstvo v kostele řádu panen Visitek. Sbor, složený z odchovanců a elevek tehdejší konservatoře, prováděl pod řízením Elsnerovým buď s varhanami nebo s orchestrem náboženské skladby. Chopin býval na kůru častým hostem, zvláště v posledním roce svého pobytu ve Varšavě, a ochotně hrával na varhany, buď fugy různých mistrů nebo vlastní improvizace. Těžká část hrani na varhanách, to jest hbité a časté braní pedálu, byla mu hračkou a vedla ho někdy k hotovým produkčím, při kterých opětovně rozvezvěl hlasy klaviatury. A tak se jednou stalo v přestávce mezi dvěma částmi mše, provozované s orchestrem, že Chopin usedl za varhany a vzal za thema po zvyku slavných varhaníků motiv posledního zpěvu, počal z něho rozlévat takové bohatství hudebních nápadů, nepřetržitě plynoucích jako potok, že se všichni, od nejstarších až po nejmladší, natlačili kolem lavice hrajícího, a uchvácení, strženi, úplně zapomenuli na místa i na povinnosti, pro něž vlastně přišli. Až je najednou probudil rychlý krok kostelníka, který v běhu spustil pohružnou lamentaci: »U všechn čertů, co to tady, panstvo, tropíte! Pan děkan již dvakrát začíná. Do minus vobiscum, chlapci u oltáře zvoní a zvoní, a varhany nepřestanou! Sestra představená se strašlivě zlobí!“

### Srdce muzikanta

„Jeho duše, vnímavá a citlivá ke každé kráse, podléhala dojmům s neslyšchanou lehkostí a povolností. Stávalo se, že se zamíloval za jediný večer ve shromáždění najednou do tří žen, ale vraceje se domů, nemyslel na žádnou z nich, ačkoliv v každé zanechal silné přesvědčení, že ona jediná ho výlučně zaujala.“

(George Sand v „Histoire de ma vie“.)

„Měl nás umělec srdce jako vosk roztažující a vždy v tom srdce přebývalo nějaké božstvo.“ (Wodziński: Trois romans de Frédéric Chopin.)

### Dvě současně kritiky o hrajícím Chopinovi

„Nesimpatetní je dojem vidět Chopina při hře. Podobá se snícímu věčtí a posluchači se zdá, že má před sebou vysněné vidění.“ (Robert Schumann v dopise H. Dornovi.)

„Koncert Ariela pianistů je příliš výjimečnou událostí, než aby jako příklad jiném koncertě byly otevřeny dokofán dveře pro všechny, kdož by chtěli přijít. Byla vyložena listina, na kterou každý mohl vepsat svoje jméno — ovšem nebyl si člověk ještě jist, že dostane drahou vstupenkou; bylo třeba protektce, aby někdo byl připuštěn do tohoto Sanctissimum, aby se mu dostalo milosti složit svou oféru, která činila zlatý louisdor; kdo by však neměl o louisdor více ve svém peněžním váčku, když šlo o poslech Chopina.

Prostá věc, že minulou středu Pleyelův sál se zaplnil nejdistinguovanější společností dam vysoké aristokracie — nádherné toalety; byla ovšem rovněž přítomna i umělecká aristokracie a přátele umění, přešťastní, že mohou tohoto hudebního Sylfa užít v letu, že jim dovolil přiblížit se, uvidět ho a slyšet jakoby náhodou, a to po několika hodinách.

(Dokončení na následující straně.)



## Polský skladatel o CHOPINOVÍ

Karol Szymanowski, největší polský skladatel po Chopinovi, napsal krátkou vynikající knižní studii o Fryderyku Chopinovi. Českým čtenářům a pravděpodobně i převážné většině českých hudebníků jest soud Karla Szymanowského neznámý, i když jde o prominkavý posudek tvůrce, který jako skladatel a jako Polák měl k Chopinovi zvláště blízko. Ačkoli od vydání studie Karla Szymanowského uplynulo přes 20 let, není zapotřebí na tomto úsudku nic měnit, naopak stojí za zaznamenání právě dnes. Citujeme v překladu z polštiny:

„Pod timto zcrným úhlem stane se jasnou rozhodující úloha Chopinova v dějinách hudby a jeho olbřím význam pro tvůrce se dnes „novou“ hudbu. Psychologickou základnou této „nové“ hudby je nesporně skutečnost postupného vyprošťování ze začarovaného kruhu „německosti“. Nejde tu ovšem o primativní ignorování jejich nesporných a ohromných estetických hodnot. Je nutno pouze povolit legendu o její „universálnosti“. Je nutno definitivně a naprostě dotvrdit, že velká hudba může povstat na jiné základně, než je dnes stále vice se smršťující kruh německé „civnosti“. Toto osvobození musí se především opřít o vznos kmenových rysů jiných národních skupin k nejvyšším uměleckým hodnotám hudebním. Jde tu tedy nejen o hodnoty „formální“, nýbrž také o „ducha“ hudby a její nejhlučší podstatu. Tento proces je již uskutečněným faktem ve Francii a v Rusku. Jakou olbřím úlohu v něm sehrálo tvůrčovství Chopinovo! Není totiž pochyby, že on skoro před sto lety pochopil celou hloubku a „organičnost“ záhad, že tvůrivosť nemá se opírat o tradici, již existující kánon, nýbrž že má být stvořen „kánon“ vlastní, že budova hudby má být postavena ze základu, kterým se přirozeností věci stal jeho nejpravdivější poměr k životu hudby, opřený o jeho kmenové odlišnosti.“

Chopin byl jedním z největších „revolucionářů“ v hudbě, neboť bořil formální a „duchový“ tradicionalismus a otevřel jí cestu k svobodě. Ale neomylný instinkt a vysoká kultura ukázaly mu rázem cestu k vlastní neporuštelné „disciplině“. Plastická představivost narýsovala základní směry a pomezní linie. V těchto dobrovolných omezeních se teprve rozvinulo jeho „métier“ — čarovné „řemeslo“ jeho formální dokonalosti.

O polskosti Chopinova díla není nejmenší pochyb; nezakládá se ovšem na tom, že Chopin psal také polonézy a mazurky (falešně chápány vztah k lidové hudbě, jako k základu individuální tvůrnosti!), do kterých nejednou byl zvenčí vlačen ideoevliterátský obsah, jenž je jím cizí.

Naprosto „hudebnosti“ svých děl Chopin přerostl svoji epochu ve dvojím smyslu tohoto slova: jako umělec hledal formy, které stojí mimo literárně dramatický obsah hudby, vyznačující romantismus — jako Polák zpodoboval v nich nikoli skutečnost tehdejšího tragického zlomu v dějinách národa, nýbrž usiloval instinctivně o pojetí, které by bylo nad událostmi, o nejhlučší výraz svého kmene, chápaje, že jenom tehdy, bude-li na své cestě osvobozenovat umění z oblasti dramatického dějového obsahu, podaří se mu zajistit ji nejtrvalejší a opravdě poiské hodnoty. Tento poměr k záhadě „národní hudby“ — geniální rozrešení v uměleckém oboru, který byl skladatelem vlastní! — stal se důvodem, proč Chopinova díla jsou obecně chápána i mimo hranice Polska (na rozdíl od Moniuszka), a postavil je na výšiny všeobecného umění. Kroně toho Chopinovo dílo stalo se východiskem i pro soudobé snahy. V tom je ukryta podivná záhada jeho věčné současnosti. Dnes již snad nevyučíváme s dostačenou svěžestí tehdejší novatérství nejpozitivněji pochopeného hudebního materiálu v jeho umění. A přece každý jednotlivý jeho element: akord, modulace nebo melodickej obrrys, rytmický obrrys — jako by vyrůstal z noviny nedotčené pluhem, byl výsledkem tvůrčího experimentu, pochopeného až do samých hlubin. Chopin měl onu, tak charakteristickou, objektivní a vyrovnanou moudrost, vyznačující opravdovou odvahu těch, kdož ve svých tvůrčích činech bez strachu opouštějí krajiny tisícíkrát již prohlédnuté, nezavádějíci, nehranicí žádným překvapením, krajiny, kde tradiční „estetická“ rozbuší v nezpůsob, a ideje se rychle stávají „módní“; teprve dnes — zpovzdálí téma celého věku — když bereme v úvahu to, co přišlo po něm, tedy na jedné straně celý romantismus, postromantismus a dnešní hudbu v Německu, a na druhé straně opět — i jako protiklad — její prudký rozvoj ve Francii a v Rusku, tak neslyšchané mnoho vděčí jeho umění — dnes teprve je možno pochopit v celé šíři jeho olbřím význam ve vývoji všeobecné hudby.“

## UMĚNÍ IMPROVISACE

(Dokončení s předchozí strany.)

A Sylf splnil veškeré očekávání — a to s jakým úspěchem, a s jakým nadšením byl vítán! Snáze je popsat, jak byl oslavován umělec — vylíčit nadšení, jaké vzbudil — než proniknout do tajných hlubin umění, které na základě nemá rovnou.

Dospět k pochopení Chopina je možno výlučně prostřednictvím samotného Chopina, o tom jsou přesvědčeni všichni posluchači, přítomní středečnímu koncertu stejně pevně, jako my. „(„Gazette musical“ o koncertě 16. února 1848, jenž byl shodou okolností posledním Chopinovým vystoupením v Paříži.)

Rodiště, původ a jméno.

Frydryk Chopin narodil se ve vsi Żelazowa Wola v okrese sochaczewském blízko Varšavy. Jeho otec, Mikołaj Chopin, pocházel podle zjištění badatele F. Hōsicka z rodiny dvořeného krále Stanislava Lesczynského, Mikolaja Szopu z Kališe, který společně s jakkýmsi Janem Kowalskym založil v Nancy obchod s vínem a přejmenoval svou firmu na „Ferrand et Chopin“. Vnuček tohoto Mikuláše Szopu — pravděpodobně Mikołaj Chopin, otec skladatelův — se přestěhoval do Polska, oženil se tam ze zchudlé šlechticův Justynou Krzyżanowskou a stal se roku 1809 učitelem v domu z Fengerów, hrabat Skarbkových. Druhým dítětem šťastného manželství byl Frydryk, narozený dne 22. února 1810.

Francouzský původ a výrazně národní vědomí dělává některým českým ctitelům Chopina potíže. Slyšel jsem i vzdálené Čechy vykládat, že jméno Chopin nemá být čteno francouzsky Šopén, nýbrž po polsku Chopin, protože tak prý je čtou Poláci, neboť jde o jejich národního skladatele. To je ovšem velký omyl. Jméno Chopin nutno číst francouzsky a tak je také v Polsku čtou. Dokonce mnozí Poláci ve snaze po dokonalém přivolení svého mistra přepisují jeho příjmení foneticky, Frydryk Szopen, čímž se přiblížují snad původnímu rodovému jménu Szop. Ale i ti kdož ponechávají Chopinovi jeho obvyklý podpis, připojují k francouzskému příjmení důsledně polskou formou křestního jména Frydryk.

### NOVÉ DESKY YEHUDI MENUHINA

Yehudi Menuhin, který loňského roku po dlouhých letech opět vystoupil v Praze, nepréstavá být přitažlivým magnetem pro gramofonové společnosti. Jeho obsáhlý repertoár na gramofonových deskách byl opět rozhojeně několika zajímavými čísly. Na prvním místě to je Haendlova Sonáta číslo 4 D-dur (HMV DB 6175/76), dále Mozartův Koncert D-dur (K. 218) s průvodem orchestru (DB 6146/48) a konečně Mendelssohnův koncert e-moll, op. 64, rovněž s průvodem orchestru (DB 6012/14 a DBS 6015). Kromě toho se objevila pro milovníky oblíbených čísel houslového repertoáru deska (DB 6158), kde na jedné straně je Dvořákovo známé Largo a na druhé straně Schubertovo Ave Maria, jehož transkripcí si Yehudi Menuhin sám upravil.

### AMERICKÝ ROZHLAS DŘÍVE A NYNÍ

(Dokončení se str. 167.)

rické stanici přestávky obvyklé v Evropě, protahující se na minuty a v nejlepším případě vyplňované nekvalitní gramofonovou hudbou, ani pořadové kolise, na které obvykle doplácí pořad hodnotnější, ale méně „libívý“. Režisér musí sledovat provozní rozvrh, který je vypočítán na vteřiny, a nedodrží-li je, pak to důkladně zaplatí jeho inserent.

Technicky má americký rozhlas vysokou úroveň, přestože byl za války postižen zastavením výroby zařízení a normálního technického zlepšování. Nemám sice příležitost porovnat jej přímo s evropským rozhlasem — s výjimkou vysílání na krátkých vlnách jej neznám přes patnát let — ale to, co jsme zde slyšeli, na př. přenosy z Londýna, zdá se nám akusticky i provedením daleko za programy americkými. Komise Amerického rozhlasového svazu, která loni na podzim navštívila západní Evropu, aby se přesvědčila o technické a obsahové úrovni místního rozhlasu, se vrátila se souhlasným názorem všech členů, že americký rozhlas je svou úrovni o deset let před evropským. Jedinou výjimku přiznali odborníci Evropy: speciální přístroj k záznamu na zvukovém pásu. Ten shledali lepší amerického systému, ale také hned oznamili, že již pracují na zlepšení evropského.

### OBRÁZ A ZVUK JEDINÝM VYSILAČEM

(Videosonic.)

S příchodem míru stalo se televizní vysílání v Anglii a v USA středem zájmu celého radiotechnického světa. V laboratořích se pilně pracuje, aby co nejdříve dostali posluchači laciné a dobré televizní přístroje. V této souvislosti zabývá se v únorovém čísle Proceedings of the I.R.E. G. L. Fredendall a K. Schlesinger novými metodami, jak vysílat televizní obraz a zvuk na téže nosné vlně, proti dosavadním způsobům, kdy zvuková a obrazová část mají vlastní vysílač i frekvenci.

Výhody těchto systémů jsou zřejmé. Vysílání stanice se zjednoduší a zvukový vysílač a potřebné pásmo se podstatně zúží, což je při dnešní tlačenici na pásmech pod 50 Mc/s velmi výhodné. V přijimači odpadne celá vf, zvuková část, tím i dosud nutné dvojí ladění (obraz-zvuk) a odstraní se poruchy, vznikající interferencí obrazové a zvukové mezipřevlky. Tyto výhody dosud zastiňuje skutečnost, že při dnešní televizní normě — 441 rádek a 25 obrazů za vteřinu — je, jak později uvidíme, možno přenášet zvukové frekvence jen asi do 5000—6000 c/s, což je málo pro dokonalý přednes.

Všechny dosud vyvinuté způsoby současného přenosu obrazu a zvuku (videosonic) jsou založeny na stejné myšlence: zvuk se vysílá v době, kdy se paprsek po proběhnutí jedné řádky vrací zpět. V tom okamžiku (viz na př. obr. 1) vy-

silač vyšle synchronující impuls, který uvede v činnost rádkovací rázový generátor a další (menší) impuls, který potlačí vracející se paprsek. Tyto dva impulsy tvoří asi 15 až 20 % celkové doby, potřebné k proběhnutí celé řádky. Počet rádek (a tedy impulsů) je při uvedené normě 15 750 za vteřinu. Modulujeme-li tedy tyto impulsy (jakýmkoliv způsobem) zvukem, vznikají v nejjednodušším případě postranní pásmo  $f_p \pm f_z$  ( $f_p$  — kmitočet impulsů,  $f_z$  — zvukový kmitočet). Pro nerušený poslech musí být tedy  $f_z$  rovno nebo menší než  $f_p/2$ . Jelikož musíme v nf. části použít účinných filtrů pro potlačení postranních pásem, nepřestoupíme prakticky pro  $f_z$  hranici 6000 c/s.

Používá se těchto čtyř modulačních systémů:


#### 1. Amplitudově modulované impulsy (obraz 1).

V pomocném oscilátoru vytvoříme impulsy (A) se stejnou fazou a frekvencí jako rádkové impulsy pro potlačení vracejícího se paprsku, a modulujeme je amplitudově („výška“) impulsu úměrná nf. napětí). Těmito modulovanými impulsy modulujeme obrazový vysílač v době, kdy se potlačený paprsek po proběhnutí jedné řádky vrací zpět (blanking interval), viz obr. 1C. V přijimači oddělíme tónovou modulaci od obrazové, po detekci odfiltrujeme postranní pásmo ( $f_p \pm f_z$ ),  $(2f_p \pm f_z)$ ,  $(3f_p \pm f_z)$  ... a po zesílení budíme normální koncový stupeň. Největší výhodou tohoto způsobu je jednoduchost jak modulačních tak i demodulačních zařízení, nevýhodou, tak jako u každé amplitudové modulace, je špatný poměr signálu k pochuchám.
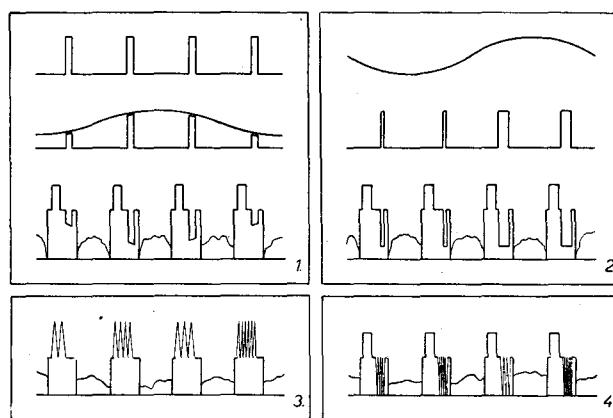
#### 2. Modulace šířkou impulsu (width-modulation, obr. 2).

Pro zlepšení tohoto poměru vyvinula Britská rozhlasová společnost (BBC) pro svoje televizní vysílání tak zv. šířkovou modulaci; modulovaný impuls má stálou „výšku“, ale mění se jeho „šířka“, záporné vlny impuls „zúžují“ a kladné „rozšiřují“ (A, B). Obrazová nosná vlna je modulována zase v době návratu poprsku (C). Tento způsob vyžaduje jen o málo složitější modulační a demodulační zařízení než předcházející, ale poměr signálu k poruchám se zlepší asi 4krát až 5krát.

Čtyři způsoby využití intervalů mezi řádky televizního obrazu k přenosu zvukového doprovodu. 1 — amplitudová a 2 — „šířková“ modulace impulsu, 3 a 4 — frekvenčně modulovaný pomocný kmitočet v oblasti pomocných impulsů.



### 3. Impulsová frekvenční modulace (obr. 3, 4).

Američané řešili problém bezporuchového příjmu zvuku poněkud jinak. Pomočný oscilátor s frekvencí několikanásobně nižší než má obrazový vysilač moduluje frekvenčně a tuto frekvenční modulaci vmodulují buď do synchronizačního (obr. 3) nebo „zatemňovačho“ (obr. 4) rádkového impulsu. Pomočná frekvence a její frekvenční výkyvy jsou voleny tak, aby celá tato složená vlna nezabírala větší pásmo než je přiděleno pro příslušný televizní vysilač.

V přijímači se před obrazovou detekcí oddělí nosná vlna od pomocné, která se zesílí a deteguje jako v normálním fm. přijímači. Tímto způsobem je možno docílit takové necitlivosti vůči poruchám, že kvalita příjmu se v tomto ohledu blíží normálnímu fm. rozhlasu.

Uskutečnilo se nová tříbarevná 1000rádková norma, bude do ní jistě pojet jeden z uvedených systému videosonic.\* V tomto případě by se totiž asi třikrát zvýšil počet synchronizačních a zatemňovačích impulsů a tím by se odstranila uvedená jediná nevýhoda tohoto způsobu, protože zvukový frekvenční rozsah by bylo možno rozšířit až do 15 000 c/s. O. Horna

### Převrat ve stavbě kondensátorů

Německá firma Bosch zahájila za války výrobu papírových kondensátorů, v nichž je hliníková folie nahrazena jemně nastříkaným zinkem. Předností této kondensátorů je to, že probití nezpůsobí vyřazení kondensátoru a zkrat, nýbrž zinek se v příslušném místě vypálí, aniž zkrat vznikne, a kondensátor může pracovat dálé. Takové probití se projeví slyšitelným prsknutím nebo zasyčením, které lze pozorovat zejména po zapnutí přístroje s přímo žhavenou usměrňovací elektronkou, kde z počátku, než se vyzávají elektronky ostatní, stoupne napětí až na 1,4 efekt, napětí na transformátoru. I když byl však kondensátor úmyslně přetížen napětím po několik desítek hodin a zvuci ustavícími průboji, ukázalo měření pokles kapacity jen několik procent a kondensátor byl stále schopen provozu. Tím se papírové kondensátory přiblížily mokrému elektrolytickému, které mají rovněž schopnost regenerace, mají však lepší jakost a obecně větší trvanlivost, i když se méně snadno dosáhne tak velkých kapacit, jaké jsou dnes běžné u elektrolytických. Uvedený výrobní způsob dovoluje zmenšit rozdíl mezi zkušebním a provozním napětím, a tím podstatně zmenšit rozměry kondensátorů.

• Britská filiálka známé továrny na reproduktory, Rola, získala 97 procent akcií firmy Celestion, zastoupené i u nás jistým počtem jakostních reproduktorů. Oba podniky budou však i nadále pracovat samostatně, tolíko vývoj a výzkum bude společný.

• Po prvé jsme zahledli v prospektech amerických výrobců toroidní jádra. Firma Burnell et Co. nabízí toroidní cívky, lisované z permalloyového prášku, s činitelem jakosti  $Q = 55$  při 1000 c/s.

• Za války zaměstnával britský radiotechnický průmysl čtvrt milionu mužů a žen ve výrobě radaru a radia, a vyrabil v roce 1944 38 milionů elektronek 600 různých typů.

\* ) V článku o barevné televizi CBS čteme, že se tu soustavy již používají. — P. red.

## NA VŠECH VLNÁCH

### Posloucháte americké amatéry?

Jestli ano, pak jste jistě zachytily prefix nezvyklé formy, zakončený zlomkovou čarou a číslem, na př. W1UE/1. Doplňk .../1 znamená, že W1UE pracuje s přenosou nebo pojízdnou stanici mimo své bydliště, anebo pravděpodobně, že po válce pracuje na jiném místě, než je uvedeno v předválečném seznamu. Než bude opraven značnam a přenesena platnost jeho koncesní listiny na nové bydliště, používá tohoto označení, zde na př. .../1, jež však není součástí jeho volací značky a navazujete-li s ním spojení, používejte jen samotné původní značky, na př. W1UE.

(QST, 5/46)

• Američtí amatéři vysílají nyní také na pásmu 11 m, přesné hranice 27,185—27,455 Mc/s. Podmínky budou pravděpodobně lepší než na pásmu 10 m, jež dosud není celé uvolněno. Zprávy o poslechu jsou vítány.

• Kdo by neznal aspoň z četby malý radio-telefon americké armády „handie-talkie“? Nyní si jej mohou koupit i američtí amatér-vysílači s čerstvými bateriemi za 49,75 dol.

• Jakkoli se rybářství a radioamatérství netěší právě nejzvějšímu zájmu krásného polohlaví, jsou v USA i ženy amatérskými operátorkami. Že při tom nezapírají své přirozené sklony, o tom svědčí tato příhoda: Paní Emily Schuette z Chicaga získala jednou večer spojení svou amatérskou stanici s Azoram, s poručíkem Bruce Simpsonem. Mládí se nezapře, a tak vzdálený důstojník požádal svou kolegyni, aby podala telefonickou zprávu jeho snoubence. Paní S. učinila však lepší věc: vysyla do vozu a přivezla mladou dámou přímo k vysílači. Byla pak svědkyní, jak si dlouho odloučený pár radostně umlouvá — datum svatby. Hle, i za toto je amatérské radio odpovědné.


• Sovětská zpravodajská kancelář oznámila v květnu brzké zřízení rozhlasové sítě v poušti Kara-Kum, severně od perských hranic.

### Elektronky z „proximity fuse“

Hned po tom, co americké ministerstvo války uveřejnilo podrobnosti o „tajné zbrani č. 2“ — také tzv. radio proximity fuse (viz „Myslíci střela“, RA-46 č. 5, str. 115) dali podnikaví američtí výrobci elektronek do volného prodeje miniaturní elektronky, které umožnily konstrukci této zbraně. Veliký zájem mezi výrobcy přenosných přijímačů a naslouchacích přístrojů pro nedoslýchavé vynutil si doplnění původní série novými typy, které lépe vyhovují civilní potřebě. Vedoucí firmy (Sylvania a Raytheon) vyrábějí touto mírové typy elektronky řady „proximity“. Ví. pentodu-selektodu 2E31 a 2E32, směšovač (triodeshexodu) 2G21 a 2G22, diodu nf. pentodu 2E41 a 2E42, „koncovou“ pentodu (2 mW mod.) 2E35 a 2E36 a tetrodu pro měření účely VW41. První typové označení znamená provedení s dlouhými přívodními drátky pro přímé připájení na spoje, druhé s krátkými tuhými vývody pro zastrčení do ploché obojímky. Elektronky mají žhavení 1,25 V 15 až 50 mA, provozní anodové napětí 22,5 V. Životnost elektronek je 700 až 800 hodin. (Podle ceníku fy Raytheon.) -rn-
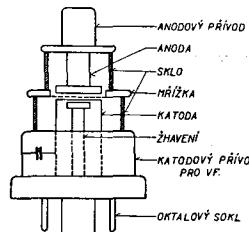
### Vysílání elektronky na 800 Mc/s

Dvě hlavní potíže se staví v cestu při konstrukci elektronek pro velmi vysoké kmitočty: Doba doletu elektronů a vlastní indukčnost přívodů. Normální elektronky přestavují totiž uspokojivě pracovat, jakmile je doba průchodu elektronů mezi mřížkou a anodou řádově blízká době elektrického kmitu,



který má zpracovat. Nad 300 Mc/s uplatňuje se dále indukčnost elektrod a jejich přívodů; přívody působí jako tlumivky a zmenšují účinnost, po případě zmnoží úplně činnost elektronky. U přijímacích elektronek snaží se konstruktéři odstranit tyto potíže zmenšením rozměru elektrod (knoflíkové a miniaturní elektronky), respektive dvojitými přívody k mřížce a k anodě (viz na př. vojenská LD1). Malé rozměry elektrod současně však omezují anodovou ztrátu a proto se pro vysílací elektronky musela nalézt jiná cesta.

Jak vyřešili tyto problémy američtí konstruktéři, ukážeme na elektronce GL-446A (General Electric), jejíž zjednodušený průřez vidíte na obrázku. Podle systému je elektronka trioda. Ploché elektrody, známé z počátků radiofonie, umožňují zmenšit vzdálenost anoda-kathoda na minimum 0,5 mm, jsou však při tom dosti masivní a mají dostatečnou plochu pro odvádění tepla, takže zpracují i značné příkony (20 W). Kathoda má emisní vrstvu jen na ploše proti anodě a jenom tato plocha je žhavena. Tím se podstatně zmenší žhavící příkon, takže na př. 100 W trioda má kathodu 6,3 V/1 A. Nejjednodušší jsou provedeny přívody: tvoří část příslušné elektrody a mají prstenecový tvar, který zmenšuje jejich indukčnost na zanedbatelnou míru. Kathoda je vyuvedena jednak na příslušné kolíčky (3) norm. oktalového soklu, jednak přes kondenzátor 80 pF na kovový obal, který tvoří její vpřívod.

Celou tu toto důmyslnou a jednoduchou konstrukci umožnila dokonalá technika sváření skla s kovem. Tyto elektronky jsou pro svůj tvar nazývány v anglo-americké literatuře majákové (light-house). Jsou již volně na trhu v několika tvarech pro výkony až 1 kW a frekvenci do 2500 Mc/s. Popsaný typ (GL-446A) stojí 8 dolarů. (Podle General Electric News O. Horna.)

**P**anoramatický adaptér (viz RA-45 č. 9/12), který se tak osvědčil ve vojenské komunikační službě, nabízí amatérům firma Panoramic Radio Corp. Přístroj má na rozdíl od původního, používaného v armádě, jednodušší obsluhu (čtyři knoflíky) a může se připojit na každý komunikační superhet s mezipřevodkem 440 až 480 Mc/s. Cena je 100 dolarů.

### I. R. de Salis v Praze

V pražské Lucerně přednášel ve čtvrtek 13. června známý komentátor švýcarského rozhlasu, profesor dějin na curijské technice, Jan Rudolf de Salis. V přednášce, uspořádané Čs.-švýcarskou společností pod záštitou švýcarského vyslance A. Girardeta, ocenil prof. de Salis především význam rozhlasu jako nástroje propagandy, vzpomněl postavy Husovy, který na sklonku středověku bojoval proti tyranské autoritě vnučeného náboženství. V části, věnované nedávné minulosti, vyličil prof. de Salis postavení Švýcarska v minulé válce, a konečně promluvil o současné politice, o vyhlídce pro nejbližší budoucnost a o vztahu Švýcarska a Československa, mezi nimiž jistě bude vládnout trvalé přátelství.

## Ocenění významu vědeckých výzkumů v britském průmyslu

Plány a návrhy na rozšíření vědeckého výzkumu v britském průmyslu jsou již delší dobu předmětem živých debat. Britské průmyslové podniky vynakládají 20 milionů liber ročně na výzkum a je v nich dnes zaměstnáno asi 9000 vědeckých pracovníků. Tento počet bude v dohledné době alespoň zdvojnásoben. Též počet laboratorií bude podstatně zvětšen a spolupráce průmyslu a universit bude rozšířena. Výsledky vědeckého výzkumu v průmyslu byly v uplynulé době uspokojivé. „Sdružení vědeckého výzkumu (The Industrial Research Association), vytvořené a částečně financované vládou, sdružuje dvacet různých průmyslových skupin. Cílem je využít průmyslového výzkumu prováděného různými firmami, patřícími k jednotlivým průmyslovým skupinám. Náklady Sdružení dosáhly asi jednoho milionu liber a tato částka bude nepochybno brzy zdvojnásobena. Nedávno předložilo několik vedoucích členů parlamentu návrh na vybudování výzkumného ústavu „národní korporace pro rozvoj výzkumu (The National Research Development Corporation), která má obdržeti roční podporu 10 milionů liber (t. j. asi dvě miliardy, okrouhlé čtvrtina celého našeho čs. rozpočtu před válkou) na rozšíření nového průmyslu. Cílem bude využít všechny vědecké výnálezy, které se dají průmyslově zhodnotit. Kromě toho mají být zřízeny zkoušební dílny na průmyslové pokusy.

Mnohé soukromé závody věnují značné částky veřejným institucím pravidelně na vědeckou práci a výzkum v průmyslu. Společnost „The Mond Nickel“ věnovala 50 000 liber pěti kovodelným institutům. Tohoto daru může být použito k dodatečnému speciálnímu výcviku a zdokonalení studentů v oboru metalurgie. Nuffieldova nadace věnuje 8 000 liber ročně po dobu osmi let, t. j. celkem 60 000 liber na rozšíření výzkumného bádání v Claredonské laboratoři v Oxfordu. Ministerstvo vyučování vyzvalo vědecké pracovníky a technology z kolejních učitelských sborů, aby nabídli své zkušenosti a odbornou radu průmyslu. Výsledky jejich výzkumu budou uveřejněny, aby jich průmysl mohl využít. BIS

**V**íte co je to ENIAC? Je to zkratka názvu elektronkového počítačního přístroje (Electronic Numerical Integrator and Computer), který sčítá, odčítá, násobí, dělí, umocňuje a odmocňuje, integruje, derivuje a řeší rovnice vyšších stupňů a to vše rychlostí 1000krát větší než dosud známé počítačí stroje. Přístroj obsahuje jen 18 000 (osmnáct tisíc) elektronik a váží 30 tun. Po prvé ho bylo použito při řešení matematického problému v souvislosti s výrobou atomové pumy. Vykonal roční práci tisíce školených matematiků ve dvou týdnech, přičemž čistá pracovní doba přístroje byla jenom dvě hodiny. Při plném výkonu je možno tímto strojem sečítat nebo odčítat během pěti minut deset milionů desetimístných čísel. (Radio Craft, April 1946.) -rn-


### Sniperscope – postrach Japonců

Když se začala spojenecká ofensiva proti Japonsku a americké armády prováděly slavné „skoky“ s ostrovem na ostrov, vyvstal velmi problém – bezpečnost průsuvových cest a komunikačních zařízení. Fanatičtí japonští bojovníci přeplouvali za nocí mořské úžiny a prováděli v zádech bojující americké armády různé sabotáže. Obrana proti nim byla těžká, protože Japonci byli mistři v plížení a v krytích. Spojenci často nemohli použít ani reflektory, aby neprozradili svá stanoviště. Američtí radiotechnikové věděli si však rády i v tomto případě.

Koncem války byla každá noční hlídka vy-

bavena puškou s dalekohledem, který umožňoval nejen jasně vidět za nejtemnější noci a v mlze, ale i rozlišoval skutečnou zeleně stromu a trávy od zelených uniform nepřítele. Pod hlavní pušky byl umístěn reflektor průměru asi 15 cm, který místo viditelného světla vysílal neviditelné infráčervené záření. Tímto neviditelným světlem „osvětlovali“ vojáci hlídáný úsek a pozorovali jej dalekohledem umístěným nad hlavní (asi jako u loveckých pušek). Tento dalekohled představoval však malý televizor: odražené infráčervené světlo bylo v něm nejprve běžnou optikou soustředěno tak, že vytvořilo obrázek na stínítku malé zvláštní obrazovky. Dopadající záření vyrazilo z citlivé vrstvy elektronky (citlivou vrstvu si můžeme představit jako mozaiku drobných fotoelektrických článků), které po urychlení v elektrickém poli, dopadly na druhou fluoreskující vrstvu, podobnou, jakou známe z obrazových elektronek. Zde vytvořily přesnou a viditelnou kopii původního „neviditelného“ obrázku. Tento obraz střelec pozoroval normálním okularem s vláknovým křížem pro míření. — Je pochopitelně, že mnoho japonských plavců se takto nevrátilo ke svým jednotkám.

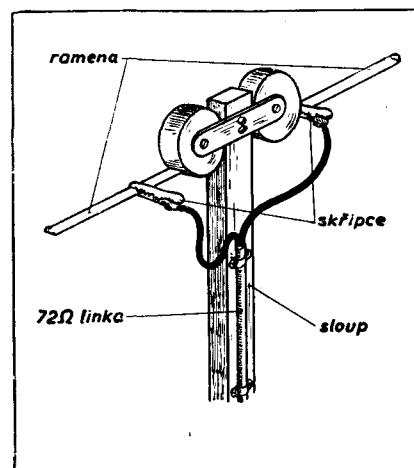Celé zařízení, zvané sniperscope, i se zdroji, umístěním v malé brašně, nevážílo více než normální lovecký dalekohled a reflektor. Jistě se najde i v míru, i když snad v jiné „mírumilovnější“ podobě, mnoho upotřebení pro tento výnalez; skeptičtí Američané však tvrdí, že hynutí zájem o něj budou asi mít gangsteri. — Podle Popular Mechanics, Otakar Horna.



**Z**ajímavý nápad měl ječen americký amatér-vysílač. Aby vystačil s jednou dipólovou antenou pro všechna pásmá pod 5m, použil jako radiátorů svinovacích ocelových metrů. Vysunováním a zasunováním může vyladit antenu přesně na žádanou frekvenci vhodným umístěním skřipců, spojujících napaječe s antenou, dosahne správného impedančního přizpůsobení napaječe k dipólu. Přednosti konstrukce naleznou zájemci na připojeném obrázku. (Radio Craft, March 1946.) -rn-

**H**lavní vadou běžných krystalových mikrofonů je jejich nepravidelná, v podstatě však kulová směrová charakteristika, která činí potíže při veřejném rozhlasu v blízkosti reproduktoru (akustická zpětná vazba). Společnost Electro-Voice, South Bend, Indiana, uvedla na trh nový krystalový mikrofon s charakteristikou srdcovkovou, který je ze zadu „hluchý“ a uvedenou potíž odstraňuje.

**N**ové sluchátko jsme zahledli v insertní části květnového čísla QST. Magnetický systém s odporem 128, 500 nebo 2000 ohmů tvoří ma-

lou krabičku, z níž vystupují dvě ohebné gumové trubky s hygienickými konci pro vložení do ušních otvorů. Krabička spočívá na prsou poslouchajícího a ušní boltce zůstávají volné, bez obtíží, působených těžkými sluchátky a těsným sevřením. Cena dosti značná: 11,10 dolarů.

**P**řijemné překvapení amer. krátkovlnným amatérům připravila firma Kluge Electronics inc. Jak první měrový výrobek uvedla na trh 1 kW krátkovlnný amatérský vysílač. Celé zařízení — vysílač pro telegrafii a telefonii pro všechna amatérská pásmá 10 až 160 m, komunikační přijímač, reproduktor, vlnoměr, monitor, veliká mapa a všechny potřebné zdroje a měřítky přístroje — jsou vestavěny do skříně tvaru psacího stolu, která se dá do práci uzavřít vrchní deskou, a může sloužit jako norm. psací stůl. Bohužel, cena není udána, bude prý však menší než samotného 1 kW vysílače. -rn-

### Může hrát přijímač bez reproduktoru?

Věřte mi to nebo ne, může. Opravoval jsem si nedávno „philettu“ holandské výroby, která při zapojení vydávala jen nepříjemné zvuky. Abych ji mohl zkoušecíkem projít, nahradil jsem reproduktor odporem 7000 ohmů, připojeným paralelně k primáru výst. transformátoru. Reproduktor, v němž jsem později nalezl příčinu špatné funkce, byl na sekundární straně v. t. odpojen. A tu se stala podivná věc: po zapnutí začal přístroj slabě, ale zřetelně hrát. Zalitý transformátor výstupní hrát nemohl a jiná podobná součástka v přístroji není. Málem bych začal věřit v zázraky, až jsem si povídil stínicího plechu mezi koncovou elektronkou a v. č. částí přístroje. Byl upevněn asi 2 mm od výstupního transformátoru, jehož magnetické pole stačilo uvést plech do kmitání v souhlasu s kolísáním anodového proudu. Byl to vlastně prostý magnetický reproduktor, ovšem poněkud málo účinný. J. Valenta.

### Studený spoj

#### Protiběžné kondensátory

(Rozluštění úkolu z čísla 4.)

Poněvadž se otíštění nedopatréním zdrželo, opakujeme stručně otázku: Čtenář si opatřil dva frézované kondensátory s nekruhovými deskami, které dovolují protácti rotor kolem, nemají zařážku. Chtěl by si z tohoto kondensátoru sestrojit cejchovaný a ptá se, zda sdržením dvou, při čemž jeden se bude zasouvat tekutým koncem rotora a druhý širokým, do sáhne lineárního průběhu kapacity.

Obecné řešení tohoto případu není jednoduché a ač je zajímavý cvičením, nemůžeme mu věnovat tolik míst, kolik potřebuje. Můžeme se však snadno přesvědčit, že obecně není možné protiběžným sdržením dvou shodných otočných kondensátorů a jejich spojením paralelně dosáhnout přesné lineární závislosti výsledné kapacity na úhlu pootočení. Stačí k tomu zvolit nějaký markantní průběh kapacity a vyšetřit výslednou z diagramu. — Náčrtk, který připojujeme, usnadní odvození základních vztahů. Zanedbáme-li počáteční kapacitu, je výsledná kapacita protiběžné dvojice při jistém pootočení a dána výrazem


$$C = C\alpha + C\pi - C(\pi - \alpha)$$

$C\pi$  je maximální kapacita při zasunutí rotora do statoru,  $C\alpha$  a  $C\pi - C$  jsou kapacity, příslušné úhlům pootočení, uvedených u C. Máme-li dán průběh kapacity křivkou, můžeme pokusně vyšetřit průběh výsledné kapacity. Máme-li jej dán jednoduchou funkci algebroickou, můžeme její vzorce dosadit přímo do (1) a zjistit, zda je výsledek formou

$$C = \text{konst. } \alpha, \quad (2)$$

která svědčí o tom, že protiběžná dvojice má kapacitu lineárně závislou na pootočení, nebo nikoliv. Kdybyste se chtěli pokusit řešit případ obecně, dosadili byste za  $C_u$  a za  $C_\pi - \alpha$  řady tvaru
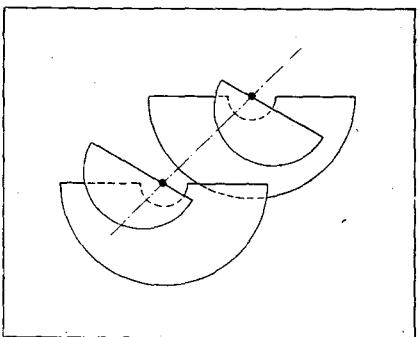
$$C_u = C_0 + K_1 \alpha + K_2 \cdot \alpha^2 + \dots$$



Po troše námahy byste takto zjistili, že lineárního průběhu je možné dosáhnout jen ve dvou případech: když je průběh kapacity dán vzorcem  $C = C_0 + K_1 \alpha$ , t. j. díleči kondensátory kruhové, které mají také průběh lineární a součet jím ovšem zůstává, nebo

$$C = C_0 + k \cdot \alpha^2$$

(tak zv. ledvinovitý kondensátor, square-law), s rovnoramenným rozdělením vlnových délek). V ostatních případech, i u tak zv. kondensátoru logaritmického, se sdržením dosáhne jen přiblížení k přímkovému průběhu — leckdy dosti těsného, ale ne theoreticky přesného.

## Z REDAKCE

Znovu prosíme čtenáře tohoto listu o strpení při dotazech technické poradny a při dopisech redakci. Válečná léta s menším nebo hlubším porušením zdraví každého z nás, ale i výpetí sil, s nímž jsme se snažili v minulých měsících uvést vydání tohoto listu do plnulého chodu, vynucují si na nás nyní aspoň krátkou pracovní přestávku. Začala se na sklonku června a potrvá do polovice července. Poté bude zapotřebí přichystat k výjiti 8. číslo Radioamatéra, a to si vyžádá zbytek července. Většina našich přátel se v té době věnuje rovněž převážně jiným zálibám anebo povinnostem, a nebude proto vadit, že redakční poštou za uvedené období zájemce vyřizovat až počátkem srpna t. r. Upřímně se těšíme na shledanou.

## K PŘEDCHOZÍM ČÍSLŮM

Vibracní měnič s W. Gl. 2,4a, č. 6/1946, str. 153.

Primární wattový proud  $I_1 = W_1/2E_1$ , je hodnota pro volbu průměru drátu na primár; celkový proud z akumulátoru je dvojnásobný:  $2I_1 = W_1/E_1$ .

Podobně magnetisační proud  $I_m = 5 \text{ l} \text{z}/\text{n}$  a  $n_1 = 2E_1/\text{l} \text{z}$  udává hodnotu pro jedno vinutí.

## Prostý zkoušec elektronek

č. 6/1946, str. 144/145.

V obraze 2 u elektronky RV2,4P700 vyznačte si tečkou spojení anody s přívodem napětí 100 V z transformátoru. — Na str. 144, 3. sloupec, 5. řádka opravte hodnoty 10 a 5 mA na 20 a 10 mA. — Na str. 145, levý

sloupec, 23. ř. opravte 110 na správné 10 mA. V témž sloupcu 13. ř. zdola: zejména u přímo žhavených opravte na .. nepřímo žhavených ..

## OBSAHY ČASOPISU

Nad každodenní poštou zažili jsme v předchozím měsíci dvojí milé překvapení. První způsobilá zásilka nového jugoslávského časopisu RADIO, o jehož posledním čísle jsme přinesli zprávu již posledně. Časopis má formát  $17 \times 24 \text{ cm}$ , 32 stran na papíre nejlepším, zato s překně graficky upravenými stránkami a dobrým tiskem, v řeči, které zakrátko rozumíte (tištěno latinkou), alespoň natolik, abyste bezpečně vystihli smysl obsahu. Náměty veskrze radioamatérské, a to velmi dobré úrovně, zaměřené hlavně k základům teorie a ke stavbě amatérských přijímačů. Cena jednoho čísla je 20 dinarů, adresa vydavatelství je Radioamatérský klub, Zagreb, Žerjaviceva ul. 8. II. Zpráva o obsahu v předchozím čísle RA stačila vyvolat i zájem několika našich čtenářů. Napsali jsme jim v dopise to, co ochotně dnes sdělujeme jiným. — Bratrům Jugoslávcům, kteří se za krátko po dojetí zásilky časopisu ohlásili také psaním, jsme obratem poslali list nás s obsáhlou odpovědí v dopise, po němž jistě budou následovat další. Kéž by výměna časopisů, kterou takto zahajujeme, prohloubila významně pozorní a utvrdila vřelé přátelství, které nás nyní více než kdy dříve pojí k bratrské Jugoslavii.

Druhým přijemným překvapením byla zásilka z Ameriky, obsahující první poválečné číslo vědeckého propagačního čtyřletenkou RCA REVIEW. V redakční radě nacházíme osobnosti světové proslulosti: A. N. Goldsmith, V. K. Zworykin, H. F. Olson, H. H. Beverage a řada jiných, neméně významných radiotechniků. Obsah listu, který otiskujeme dále, dokládá jeho cenu pro nás. Se stejným potěšením jsme přivítali i jiné zásilky, které se scházejí na naše žádosti o výměnu za Radioamatér. Těší nás i ochota, s níž se tu setkáváme. Vedle zájmu politických přispíváků příznivě vyřízení našich žádostí nepochybňe i dobrý vzhled našeho listu, jak se ostatně dočítáme v několika odpověďech na své dopisy. Toto uznání nás upřímně těší, i když prvnímu pohledu našich zahraničních přátel naskytá se hlavně obraz jakosti tisku a grafické úpravy, a teprve poté obsah obrázků a

S tím větším politováním opět konstatujeme, že nadbytek technických informací ze Západu má za protějšek takřka úplnou izolaci od Východu. Zmíněný jugoslávský list je první souvislou zásilkou, které předcházelo jen ojedinělé číslo ruského listu Věstník svobody, a jedné polské odborné knížky, o nichž měsíce referovali již dříve. Opětujeme svou prosbu k čtenářům, kteří by tu mohli pomoc, aby tak učinili a umožnili našim čtenářům uplnější rozhled po světové odborné literatuře.

## KRÁTKÉ VLNY.

Č. 5, květen 1946. — Meranie vf. energie. Ideix. — O vysílači směrové anteně Q-beam. Teplné relé s bimetalovým perom, Belo Hák. Monitor v přijímači. — Zapojení usměrňovačů, pokr.

## QST.

Č. 5, květen, 1946, USA. — Omezování poruch v příjmu krátkých vln, G. Grammer. Nová ladící soustava pro amatérský přijímač; hlavní lad. kond. má stator rozdělen ve dvě části, paralelně k jedné je rozprostírací (doladovací) kondensátor; W. J. Halligan, N. Foot. — Měřicí síly pole s indikací na vzdálenost, k usnadnění naladění anteny, E. P. Tilton. — Nové předpisy FCC pro amatérský vysílač v USA. — Krystalem řízený adaptér pro příjem 144 Mc/s, C. F. Hadlock. — Tónový generátor 17 až 218 000 c/s v zapo-

jení R-C, Wienův můstek, s možností odebírat asi 1 W při sinusovém gebo obdélníkovém tvaru napětí, Ch. F. Lober. — Napájecí zařízení v amatérských vysílačích, M. E. Lawson. — Zkoumání šíření radiových vln v Bureau of Standards, N. Smith, R. Silberstein. — Operátorský stůl pro amatérský vysílač. — Omezovač poruch s pevnými detektory s germaniem. — Antena typu umbrilla, směrová soustava, používající prvků podoby obráceného V, A. K. Robinson. — Sdělovací soustava se selektivními impulsy, vícenásobná spojení na témž kmitočtu, A. R. Knight, H. Stork.

## WIRELESS WORLD.

Č. 6, červen 1946, GB. — Zdroj lineárních pilových kmítů, kombinace Millerova integrátoru a transitoru, W. T. Cocking. — Nové krystalové sluchátko bez membrány, vzduchotěsně uzavřený krystal pracuje se sevračností pomocné hmoty, C. M. R. Balbi. Sdělovací soustava pro velmi vysoké kmítoty, pro stálé a pohyblivé stanice. — Využití koutů v obytné místnosti pro vytvoření „nekonečné“ exponeční ozvučnice reproduktoru. — Přijímač se superreakcí. — Superregenerace ve světle dnešního stavu. — Vícepásmová impulsová modulace, podrobnosti armádní radiové stanice č. 10. — Německý magnetofon, R. A. Power. — R-C opravný obvod pro nf. zesilovač. — Zvláštnosti v šíření ultrakrátkých vln. — Jednoduchý osciloskop s anodou, napájenou střídavým napětím a s magnetickým odchylováním síťovým proudem, posunutým fázově o 90°, F. P. Williams.

## ELECTRONIC ENGINEERING

Č. 230, červen 1946, GB. — Letecký navigátor soustavy Decca. — Skiatron v radaru (skiatron či obrazovka s temnou stopou) je běžný druh obrazovky s magnetickým zaostrováním a odchylováním, se zvláštním stínítkem, na němž dopadající elektrony vytváří temnou stopu na bílém pozadí). — Televizní pomocný vysílač, I, všeobecné zásady, R. G. Hibberd. — Tvar vlny televize, vysílané BBC. — Komplexní průběhy na obrazovce, ukázky oscilogramů složitých průběhů při různém podílu a fázi 4. a 5. harmonické, H. Moss. — Thyratron jako optický ladící indikátor, se zdokonaleným zjišťováním síly signálu, L. S. Joyce. — Vyvážené koncové zesilovače s velmi stálou a přesnou rovnováhou. — O mikrofonech, III, tlakové m., S. W. Amos, F. C. Brooker.

## RCA REVIEW.

Č. 1, březen, 1946, USA. — Nové obrazovky se světélkující vrstvou, povlečenou ze zadu odražným hliníkovým filmem tloušťky 0,00005 až 0,0005 mm, se zvětšenou svítivostí a kontrastem, a vyloučením omezení působení sekundární emisí, D. W. Epstein, I. Pensak. — Pozorování a porovnání dvou soustav radiotelegrafických: obvyklé klíčování a vysílání známkou změnou kmitočtu (CWT a FST), H. O. Peterson a ost. — Vliv vyzařujícího oscilátoru a jeho působení na kontrast televizního obrazu, E. W. Herold. — Možnosti obchodního radaru, I. F. Byrness. — Televizní snímací kamery orthicon, doklady o její neobvyklej citlivosti snímky scény, osvětlené žárovkami 3 kW, poté 25 W a konečně jedinou svítkou ze vzdálenosti 90 cm; obrazky se liší v bohatosti podrobností, avšak i nejmenší zdroj dálivého obrazku použitelný, R. D. Kell, G. C. Shiklai. — Televizní přenosy NBC, R. E. Shelby, H. P. See. — Všeobecná radiová hledací soustava, D. G. C. Luck. — Nový budič pro vysílače s kmitočtovou modulací, N. J. Oman.

## GENERAL RADIO EXPERIMENTER.

Č. 11, duben 1946, USA. — Oscilátor a zesilovač jako doplněk k můstku RLC, typ 650 A, H. W. Lamson. — Vícenásobná sním-

ky s výbojkovým momentním svitidlem. — Měření příčných posunů točivých soustav s pomocí stroboskopického svitidla, K. Adams.

#### RADIO NEWS.

Č. 5, květen 1946, USA. — Zpráva o evropském radiotechnickém průmyslu (o ČSR tu čteme: „V převážné zemědělských státech a tam, kde základní industrializační proces zůstává v plenkách [ČSR, Polsko, Rumunsko, Jugoslavie, Turecko, Bulharsko, Řecko, Španělsko a Portugalsko] se předválečný stav celkem nezměnil a radiotechnická výroba, před válkou prakticky neexistující, se podstatně nerozvinula za původní stav výroby prostých krystalových stanic a prostých zesilovačích zařízení.“ Jak se zdá, v očích zahraničních referentů nemáme dosud proslulost státu radiotechnicky vyspělého; přesto nám připadá citovaná charakteristika nezcela výstižná). — Amatérský vý. zesilovač 1000 wattů, H. D. Hooton. — Prostý konvertor s jednou elektronkou 6J5 pro přímou frekvenční modulace, H. Kees. — Pomočný vysílač pro 40 až 500 megacyklů, princip ultraudionu, D. W. Moore. — Letadlo bez pilota, řízené radiem, S. R. Winters. — Opravy přístrojů nad 50 Mc/s, D. W. Gunn. — Televizní praxe, R. A. Monfort. — Měřic hloubky modulace s vf a nf elektronkovým voltmetrem, R. P. Turner. — Nf. zesilovač s rozšířenými kontrasty (expander) a třípásrovým středním stupněm, Ch. E. Pett. — Elektronický vzduchový filtr. — Mřížková modulace trídy C, W. W. Smith.

#### LA TÉLÉVISION FRANÇAISE.

Č. 13, květen 1946, F. — Televise v barvách soustavy CBS, II. — Elektronický generátor obrazu, C. Cuny. — Několik zdrojů periodických signálů, J. Dallier. — Frekvenční modulátor ke studiu obvodů se širokým pásmem, A. Jullien. — Isoskop, obrazový analýzátor s pomalými elektrony, R. Barthélémy. — Příjem krátkých vln a budoucnost televize s 1000 rádky, R. Aschen. — Televise Hertzovým světlem (t. j. radar).

#### RADIO

Č. 5, květen 1946, Jugoslavie. — Zapojení pro zesilovače s obracenou fázou, Ing. M. Plohl. — Zesilovač s AL5. — Amatérský superhet s šesti elektronkami. — Bateriová jednolampovka s dvojitou triodou. — O použití měřicích přístrojů, D. Blažina. — Doutnavkové stabilisátory, R. Stojanović. — Mezinárodní radiotelegrafní zkratky. — Přehled záchranných stanic.

Č. 6, červenec 1946. — O pomocném vysílači, B. Metzger. — Třílampový superhetový adaptér, V. Blaževac. — Amat. všeobecné měřidlo, V. Četineo. — Vstup a oscil. obvod superhetu.

#### RADIO SERVICE.

Č. 27/28, březen/duben 1946, Švýcarsko. — Fotoelektrický článek se sekundární emisí Philips 3520, C. Bernard. — Teorie anten, Dr. J. Duerrwang. — Teorie elektrických filtrov (dokončení), Ing. E. de Gruyter. — Nízkofrekvenční filtry pro korekturu frekvenční křivky, Fr. A. Loescher. — Základy radiotechniky (pokračování), Ing. W. Waldmeyer. — Kurs radiotechniky, P. Charvoz. — O časové službě americké krátkovlnné stanice WWV. — Šestielektronkový superhet s roztažením krátkovlnných pásem, F. Menzi. Budoucnost gramofonové desky, C. Mackenzie. — Zmenšení tangentové chyby u přenosek, M. Vollenweider. —

#### PRODEJ · KOUPEL VÝMĚNA

Každý inserát musí obsahovat úplnou adresu zadávajícího. Pište čitelně a účelně zkracujte slova.

Cena za otištění inserátu v této hřídele: první řádka Kčs 26,—, další, i neplné, Kčs 13,—. Za řádku se počítá 40 písmen, rozdělených známkou a mezer. Částku za otištění si vypočtěte a připojte v bankovkách nebo v platných pošt. známkách k objednávce. Nehonorované inseráty nebudou zařazeny.

**RADIOAMATEROM** odborne poslúží ERAFON, Bratislava, Gunduličova 1/a. Vyžadejte si ceník skladového tovaru. (pl.)

Elektronky HTO/60, EF/50, STV/40 koupí a dobře zaplatí E. Fusek, odb. radiodům, Praha II, Václavské nám. 25.

Prodám různé radiosoučásti. Seznam na požádání zašlu, bude-li přiložena známka. Bureš Karel, Pohoří 5, p. Velké Březno. (pl.)

Prodám katod. osciloskop s DN7 a elektronk. Vmetr. B. Pres, Vsetín, Smetanova. (pl.)

Koupím RL1T1, RL1P2 a DDD25 nebo vyměním za jiné. V. Kučera, Plzeň, Benešova 88. (pl.)

Universální el. měř. přístroj Multavi II., a různé radiosoučástky levně prodám. Zdeněk Frýda, Praha-Strašnice, Předpolí 1062. (pl.)

Za účelem odjezdu prodám voltampérmetr DUS 1, mřížek Omega I., milimamp. 5 mA elektronky, horské slunce, vrtačku do 10 mm na 220 V, měděný drát 0,08 až 1,2, transformátory, odpory a kondenzátory všechno druhu a jiný radiotechn. materiál, jakož i odbor. literaturu za ceny odpov. poloviční ceně krámské a nižší. Páč F., Brno, Stavební 15. (pl.)

Za RV1,2D2 (D3) a RV1,2H300 (2krát) dám RV1,2P2000 (6krát) či jiné voj. součásti nebo tyto elektronky: KF4, DF22, 6A8G, 6H8MG, 6K7. Fr. Smola, Bezdržice 198. (pl.)

Kupím roč. RA 1937, 1938. M. Paulík, Štrba, Slovensko. (pl.)

Větší množství nových sluchátek koupí E. Fusek, odb. radiodům, Praha II, Václavské nám. 25 (244-91, 316-19).

Amatér-vysílač hledá uplatnění jako nákup nebo prodej. úředník v továrně nebo velkoobchodě. Zn. OK1, do adm. t. l. (npl.)

Koupím za každou přijatelnou cenu DL11. MVC Přemysl Křepelka, Brno, Cihlářská čís. 38. (pl.)

Charakteristiky a hodnoty všech voj. elektronek (něm. text) zasílá za Kčs 20,— a poštovné E. Fusek, odb. radiodům, Praha II, Václavské nám. 25.

#### Níže a za redakci odpovídá Ing. Miroslav Pacák

Tiskne a vydává ORBIS, tiskařská, nakladatelská a novinářská společnost akciová v Praze XII, Stalinova 46. Redakce a administrace tamtéž. Telefon 519-41\*; 539-04; 539-06. Telegramy: Orbis-Praha.

„Radioamatér“ je časopis pro radiotechniku a obory příbuzné, vychází 12krát ročně první středu v měsíci (změna vyhrazena). Cena jednoho výtisku Kčs 15,—, předplatné na celý rok Kčs 160,—; na půl roku Kčs 82,—, na čtvrt roku Kčs 42,—. Do ciziny k předplatnému poštovné výši sdělí administrace na dotaz. Předplatné lze poukázati vplatním lístkem Poštovní spořitelny, číslo účtu 10.017, název účtu Orbis-Praha XII, na složence uvedte čitelnou a úplnou adresu a sdělení: předplatné „Radioamatéra“.

Otisk v jakékoli podobě je dovolen jen s písemným svolením vydavatele a s uvedením původu. — Nevyžádané příspěvky vracej redakce, jen byla-li přiložena frankovaná obálka se zpětnou adresou. — Za původnost a veškerá práva ručí autoři příspěvků. — Otiskované články jsou připravovány a kontrolovány s největší péčí; autoři, redakce, ani vydavatel nepřijímají však odpovědnosti za eventuální následky jejich aplikace.

Příští číslo vyjde 14. srpna 1946.  
Red. a insertní uzávěrka 27. července 1946.

## RÁDIOTECHNIKOV

perfektných praktikov na opravy rádioprijimačov přijemce.

Podrobné ponuky s udáním praxe a nároků na značku „fix a provízia“ posílejte restante Bratislavu 1.

## Radioamatéři - začátečníci

podle našich plánků a návodů postavíte přijimač, i když dosud žádnou praxi nemáte.

Součástky pro začátečníky i pokročilé amatéry, porady, návody, plánky zasíláme po celé republice.

Dejte se zapsat do naší kartotéky, budeme vás pravidelně informovat.

## RADIO-ZACHRDLA, BRNO 22

OBRÁNSKÁ 162 • TELEFON 097-57

Piezoelektrické oscilátory a filtry

Křemenné výbrusy pro ultrazvuk

Křemenné výbrusy pro piezoelektrické indikátory

Přesně orientované výbrusy krystalů vůči krystalickým osám pro optické a jiné účely

Přesně ležící a planparalelní kalibry

Vývoj piezoelektr. elementů i pro jiné účely dle údajů a pokynů

**OSTMARK WERKE**

s. r. o. — Národní správa

Oddělení pro piezoelektriku KBELY u Prahy — Telef. 812-55-58

*Malý cenou*

# VELIKÝ VÝKONEM

*Permanentní dynamik*



*80 mm*

## TECHNICKÝ POPIS

velmi vzhledný tvar  
magnet z nejlepší oceli  
krytý střed  
centrování zvlášt. brýlemi  
průměr 80 m/m  
výška 53 m/m  
váha 312 gr  
speciální výst. transformátor dodávám zvlášt


## VÝKON

velmi citlivý  
reprodukce všech kmitočtů  
výkon 2 wattu

*a cena?*

**209** Kčs

UVŠECH RADIOOBCHODNÍKŮ

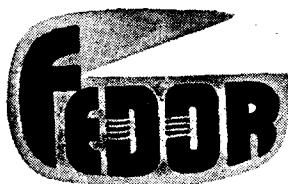


**PAVEL FEDOR,**

VELKOOBCHOD  
RADIOPOTŘEBAMI

PRAHA I, TÝNSKÁ 21 - TELEFON 623-53

*Superhetové soupravy pro amatéry*

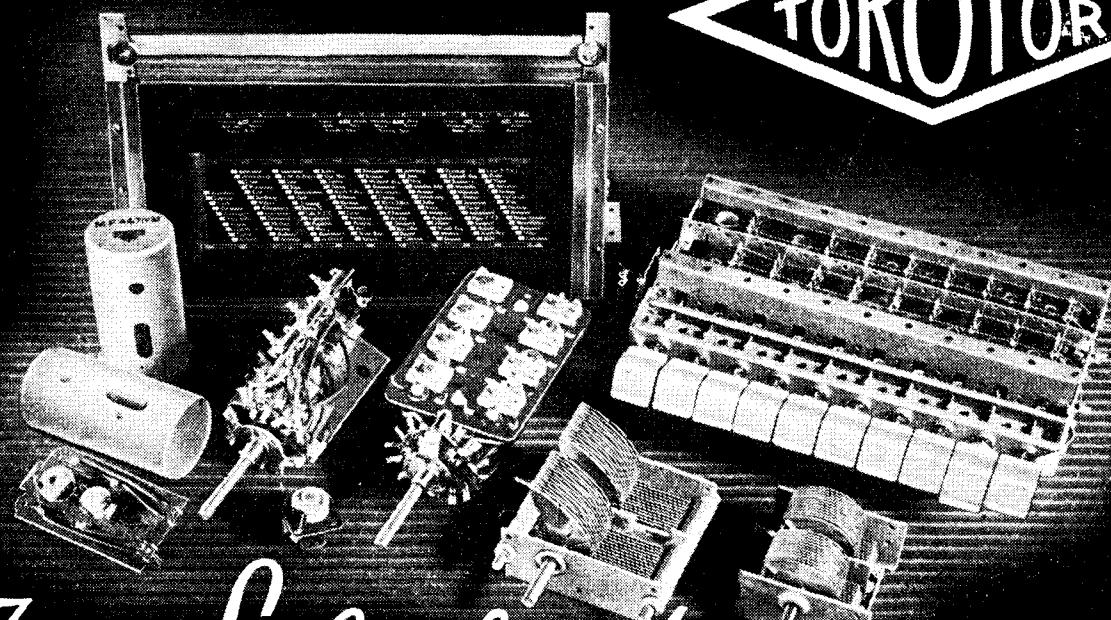

*Ing. Schubert*  
PRAHA II., VÁCLAVSKÉ NÁM 3.

*Vyzádejte si ceník*

### Sváření - spájení

všech kovů jen s prášky a pastami značky

### Firinit a Krpolt

Pro kovodělný průmysl, železnice, letecký průmysl, automobilový průmysl, strojírny, slévárny, kotlárny, radiomechaniky

dodáme ihned:

prášky na sváření a spájení všech lehkých kovů (Al-Cu, Al-Zn-Cu, Al-Si, Al-Si-Cu, Al-Si-Mg, Al-Mn, Al-Cu-Mg, Al-Mg-Si, Al-Mg, Al-Mg-Mn, G-Al-Mg)  
na sváření hořčíkových slitin  
na sváření zinku a zinkových slitin a pozinkovaných plechů  
na sváření a spájení mosazi, mědi bronze, niklu a j.  
na sváření ocele, železa a litiny  
pasta Krpolt 10 na spájení i nejtenších drátů v radiomechanice  
tavidla na tavení hliníku, elektronu a j.  
tmely na železo a litinu v prášku a cihlách  
nátrény na kelímky při tavení hliníku a j.  
prášky a pasty proti cementaci - kalení  
kalicí soli a cementační prášky  
letovací tresté a letovací vodičky  
soli na pocínování

Všechny tyto výrobky vám dodá a informace ihned vyřidi:

Národní správa firmy

**Dr. Leopold Rostosky**

kovochemická továrna, závod v BRNĚ, Kr. Poli,  
ulice Dra Kubše čís. 27 — Telefon 15680/144  
Telegramy: Firinit Brno

*Tuy*

musíte znát poslední technickou novinku

### PERPETON

automatický měnič desek, hrající 30 minut bez obsluhy!

### RADIOVÉ PŘIJIMAČE

elektrické gramofony, součástky dodáváme promptně. Žádejte prospekty!

RADIO PRIMAFON ZÁVODY  
*Zaorálek*  
BRNO, FRANCOUZSKÁ 13