

OBSAH

Z domova a z ciziny	182
Radiové časové signály	184
Stabilita zesilovačů s neg. zpětnou vazbou	186
Diagram pro výpočet válcových cívek	187
Přístroj na zkoušení elektronek .	188
Nová zapojení	190
Měření kapacity suchých článků .	192
Stabilní oscilátor	193
Páskový mikrofon	194
Přenosný superhet na baterie .	198
Universální superhet	199
Přenosný negadyn	200
Prázdninové čtení pro gramofily .	202
Krystalka bez ladícího obvodu .	204
Žen z dotazů	205
Nejmenší zesilovač	206
Z redakce, Z naší pošty, Nové knihy, Obsahy časopisů, Koupě-prodej-výměna	206—208
Knižní příloha: Měření v radiotechnice, standardy odporu	189—192

Chystáme pro vás

Magnetovací stroj • Pomočený vysilač 60 až 300 Mc/s • Drobny zesilovač napětí se ziskem 350, do 100 000 c/s • Přestování a zpracování piezoelektrických krystalů.

Plánky k návodům v tomto čísle

Páskový mikrofon, otisk původního výkresu v měřítku 2:1 za 20 Kčs • Přenosný negadyn, otisk stavebního plánu ve skutečné velikosti spolu se schematicem a náčrtém kostry za 15 Kčs zaslále redakci t. l. • Spolu s objednávkou pošlete příslušnou částku ve známkách nebo bankovkách a připojte 2 Kčs na výlohy se zasláním. • Na dobírkách nebo se složenkou nelze plánky posílat s technických důvodů. • Prodej plánků a technické porady v redakci jen v pondělí až v pátek od 14,00 do 15,30 hodin.

Z obsahu předchozího čísla

O zpožďovacím vedení • Zajímavá zapojení • Stabilní oscilátor. • Studie vazby s antenou • Potenciometr k cíjechování voltmetrů • Třílampovka na baterie • Časový spinač • O papírových kondensátorech • Pistolevou pádlo aldi.

PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE
1. září 1948

Výstava, která zabírá celé jedno výstaviště PVV, a jejíž katalog s nejstručnějším popisem exponátů by vydal slušnou knížku, je v následující zprávě zachycena jenom tak, jak nám to dovoluje vyměřené místo. Ačkoli jde o věc, která nás všechny živě zajímá, je toto omezení omluvitelné; jen málokdo nechal si ujít příležitost k zhledání výstavy při osobní návštěvě. Z téže příčiny vynecháváme úvahu o významu takového podniku, o potřebnosti radiotechnického muzea, které by soustředilo unikáty skoro zárukem vyplatné a uchované, poznámky na okraj výstavy o zájmovostech spoluprůdu kumštýru a techniků, z jejichž usilovného a nejednou zaměňeného snažení výstava vznikla.

Začíná se u přístrojů, s nimiž jsou spjaty počátky našeho rozhlasu: nejstarší mikrofon z telefonního vložky s rukovětí, který sloužil jak pro hlášení, tak pro vysílání reprodukované hudby ze skříňkového gramofonu. Další je vícenásobný mikrofon Huthův, první kmitočtově modulovaný vysílač ve střední Evropě, totiž kondensátorový mikrofon, který při dopadu zvukových vln změnil kapacity rozložoval oscilátor. Vedle jsou mohutné kondensátorové mikrofony na neméně mohutných stojanech, jeden z nich vestavěn do parabolického zrcadla; byl určen ke snímání zvuku na dálku. V též stánku jsou pomocná zařízení pro přenosy, mikrofonní zesilovače, elektrodynamický reproduktor 150 W s membránou z palmové dýhy, který v dobách svého použití „orvučel“ kilometrové oblasti a byl vestavěn do velkého světlometu. Také nejstarší reproduktor veřejného rozhlasu, který hrál před lety s budovou Orbisu v tehdejší Fochově třídě, a nad jehož anglickou značkou „Amplion“, kroutí návštěvnici hlavou, nechápajíce, proč je nutné tak zřejmé označení, když to beztak každý pozná.

Zatím jsme prošli do sousedního stánku, věnovaného vysílačům. Jako vrácná památná je tu nejstarší vysílač Čs. rozhlasu ještě z Kbel, Huthův telegrafní a telefonní přístroj. V sousedství je půlkilowattový strašnický vysílač, o němž byla zmínka v předminulém čísle, ukázky vysílačů od bojových různého původu a při vši improvizaci neobyčejných důmyslných úprav, jimž tvoří protějšek hledací přístroje německé policie. Neobyčejným exponátem jsou zbytky zařízení inženýra Formise, který pochnutým způsobem zahájil historii odbojového využití radiotechniky. Závěr tvoří reprezentativní ukázka přístroje modernějšího, 250wattový vysílač s kmitočtovou modulací n. p. Tesla.

Následující stánky, věnovaný vývoji přijimačů, má neodolatelné kouzlo zejména pro příjemce účastníky tohoto vývoje, ať to byli posluchači nebo radioamatéři. Přehlídka je to bohatá. Z historických památností je zde přijimač, jehož používal

president Osvoboditel, dále přístroj, který bezdrátovou cestou přinesl do mladičkého Československa zprávy z jednání o mírové smlouvě r. 1918, ale shledáme se s přístroji zcela moderními, ba i se vzorky, které naši konstruktéři chystají pro příští léta. Co však radioamatéra zaujmou nejplněji, to jsou vrácené a dnes unikátní doklady činnosti vlastní: od krystalků nejrozmanitějších druhů, dokonce illegálních, z doby, kdy svitek instalacního drátu

(podobně jako o dvacet let později), zakládal spolehlivý nárok na ubytování za mřížemi, až po své pomocnou výrobu kondensátorů a efektivních cívek, připomínajících krajku tenerifu se všemi varietami důvtipu i využití. Jsou tu první dovedené přijimače s elektronkami, které dnešní posluchač stěží za elektronky uzná, a jež ve spojení s nezbytnými buferiem, antenou takřka vysílaci a trichýrovým amplionem stály tehdejšího posluchače tolik jako v oné době okrouhlé padesát tisíc vajíček. A to nemluvime o krystalce s mikrofonním zesilovačem,

o prototypech přístrojů továren dříve zaniklých,

o staničních d



Jubilejní VÝSTAVA ROZHLASU

nících (tehdy si je posluchači psali, protože chytit pořad jen trochu exotický bylo jako najít v březnu statný hřibek), o kondensátoru s dvěma statory, které na rozdíl od jiných byly také otocné, o nejrůznějších odklápacích na voštinec cívky, o první síťové elektronce a vůbec o řadě výrobků naši Elektry, ježíž spolupracovník tu již také psal o své práci, a o jiných věcech, ne něž reportér, nabity dojmy, prostě zapomně. Nelze se však nezmínit o ukázce zařízení, s nímž byl nahrazen obsazený rozhlasový dům v květnové revoluci: elektrický gramofonový stroj s deskou, jaký má většina posluchačů, mikrofon a skrovné příslušenství, a k tomu hlasatel a vysílač. Kromě obou posledních je tu prostředí revolučního studia věrně zpodobeno a přes klid a cívnost vyvolává živou představu oněch pochutných dnů.

Skutečný vysílač je tu však také, tak jak jej vyrábila Radioslovávia pro Slovensko, a je to statný representant o výkonu 120 kW v anteně. Zabírá se svým řidicím stolem značnou část trojice pavilonů, věnovaných vztahu rozhlasu a posluchačů. Zdárlá, pro technika snad až příliš lyrická výzdoba nepochyběně tu okouzluje návštěvníky z kruhů nejmladších posluchačů. Také zde je lze vidět i slyšet mnohé: přístroje pro záznam zvuku, blátenery s páskem ocelovým, magnetofony pro studio i reportáž s páskem kysličníkovým, tónový generátor, jímž si mohou ověřit, jak vysoké tóny ještě slyší, důvtipné záznamové zařízení, do něhož lze deset vteřin mluvit a v záptěti naslouchat sám sobě. — Ze součástek jsou u vysílaci elektronky s anodami, chlazenými vodou, dalej antenní cívkový obvod, který má vinutí z trubek a rozměry třísetkrát větší než nejvzrostlejší cívka z přijimače.



Proti stáncu, v němž n. p. Tesla vy stavuje své výrobky, většinou známé z jiných příležitostí, je vestavěn zemní reproduktor, jeden z těch, které právě hlaholí na sletišti. Na štěstí a na neštěstí je se zvukem v této výstavě jednáno šetrně, a proto tu byl, pokud jsme mohli posoudit, převážně přednes přijemný, nikoli však hlučný. Po té stránce je výstava rozhlasu lekci výstavám veletržním, kdy tomu bylo zatím právě opačné. Proto jsme však nemohli ani posoudit, co takový podzemní reproduktor dokáže, když se rozkřikne naplno.

Jeden stánek byl věnován amatérství dnešnímu a dělí se o něj Čs. amatérů vysílači s Čs. radiosvazem. Středem výstavy ČAVu je klubovní vysílač v činnosti, což se stává tradicí radiotechnických výstav; radiosvaz předváděl řadu amatérských přijímačů, a zařízení, kterým propagoval televizi už před válkou prof. dr. J. Šafářák. Také čs. gramofonové závody byly na výstavě zastoupeny.

Expozice zahraničních rozhlasových společností, polské a maďarské, byly výdekorovány využitími obrazovými dokumenty, názornými diagramy a jinými údaji. Technické složce je věnováno poměrně málo.

Vedle technických stánků jsou hlavněm středem zájmu návštěvníků dvě věci. Především rozhlasové studio s příslušenstvím, kde vzniká denně nový improvizovaný pořad v těsné součinnosti s návštěvníky. Pokud lze soudit ve chvíli, kdy je třeba odevzdat rukopis, kdy však výstava trvá teprve třetí týden, těší se styl tohoto třetího vysílače živé přízni návštěvníků i posluchačů doma. Výsledky, které přinese studium vztahu a příčin této oblíbky, budou nepochybňně z nejcennějších zisků výstavy rozhlasu. Organizátoři nám vyprávěli o téměř drastických projevech zájmu návštěvníků, na něž doplatila skla i mikrofonní kabel studia ve dnech největší návštěvy; je to nicméně dokument vřelého vztahu a zájmu, jaký je věnován málotkeré instituci veřejné.

Druhá část obdivu návštěvníků patří televizi, která se tu po pravé zjevuje československému divákovi. Z plné práce Vojenského technického ústavu, o niž jsme přinesli zprávu v květnovém čísle, jsou předvedeny slibné výsledky, i když snad obecenstvo, očekávající vědomě či nevědomky podobnost s dnešním stavem předvádění filmového, je poněkud překvapeno malými rozměry obrázků. Když však v oslnujícím světle divadelních reflektorů zasedne skupina dětí před objektiv sní-

Československá veřejnost po pravé posuzuje televizní obrázek přístrojů, které vyrábili naši technikové. (Snímek z Jubilejní výstavy rozhlasu.)

jednak je ticho rušeno šumem molekul vzduchu, narážejících na stěny. Tento „hluk“ se projevuje šumem mnohem většího kmitočtu než je šum krve. Molekulový šum by ustal pouze v prostředí s teplotou absolutní nulou. (Že absolutní ticho není možné, to snad aspoň částečně utěší ty, kdo po něm touží a bydlí na městské křižovatce nebo mají pod okny reproduktor místního rozhlasu.) —rn—

Amatéři vysílači a televise

American Radio Relay League, organizace amatérů vysílačů v USA, ujímá se svých členů proti obvinění, že způsobí převážnou část poruch televizního příjmu. Konstatuje, že přes polovici vyšetřovaných případů připadá k tíži nedokonalému přijímacímu zařízení. V souvislosti s tím připomíná Electronics ve svém květnovém čísle sled závažnosti a početnosti zjištěných příčin těchto poruch: diathermické přístroje, vysílání s kmitočtovou modulací,

Z DOMOVY

Ceskoslovenský amatér vysílač hovoří s Lake Success

Dne 17. května bylo oficiálně zahájeno vysílání radiové stanice Klubu amatérů vysílačů ze sídla generálního sekretariátu Spojených národů, o němž jsme přinesli zprávu v letošním únorovém čísle na str. 32. Prvního vysílání se zúčastnil předseda Mezinárodní radiové amatérské unie G. W. Bailey a zástupce gen. sekretáře Adrian Peit a Benjamin Cohen, kteří pozdravili prostřednictvím této stanice všechny amatérské vysílače na světě.

Několik dní před tímto oficiálním zahájením se podařilo československému amatérovi Rudolfu Majorovi z národního podniku TESLA navázat spojení s amatérskou vysílači stanicí v Lake Success a vyměnit pozdravy. R. Major tlumočil pozdravy Čs. klubu amatérů vysílačů. Vyřídil také pozdrav, který československým amatérům vysílačům tlumočil generál Stoner z Lake Success. (ČTK-UNIC)

Slyšeli jste TICO?

Tak se ptá článek o nové tiché komoře firmy RCA. (Proc. I. R. E., March 1948, str. 87 A), a hned dodává, že absolutní ticho neexistuje. Pro zkoušky nových reproduktoru a citlivých mikrofonů vystavěly laboratoře jmenovanou firmu dokonale tichou místnost bez ozvěny, odrazu nebo dozvuku. Množství stavebního materiálu a zvukové izolační látky, které bylo spotřebováno, stačilo by pro 250 obyvacích pokojů. Přesto ticho v místnosti není absolutní. Člověk jednak ticho nemůže slyšet, protože ho ruší šum jeho vlastní krve,

vyzárování sousedních přijímačů, amatérské vysílání, poruchy, přenesené do mřížní části přijímačů, jiné příčiny.

Nová dielektrika


Dosud známá největší dosažitelná dielektrická konstanta pevných dielektrik dosažovala hodnoty 100 (na př. condensa C má $\epsilon/\epsilon_0 = 80$). Cleo Brunetti v článku Printed-Circuit Techniques (Proc. I. R. E., Jan. 1948, str. 136) uvádí, že se během války podařilo vyrinout v USA dielektrika s konstantou až 10 000. Tato dielektrika se hodí pro větší blokovací a vazební kondenzátory v miniaturních přijímačích a vysílačích s tištěnými spoji. Na př. kondenzátor o kapacitě 10 nF má jen dva kruhové polepy o průměru 12 mm při tloušťce dielektrika asi 0,5 mm. Technologické podrobnosti o těchto materiálech jsou dosud tajemstvím; autor článku poznámenává, že se nehodí pro výrobu obvodů, neboť mají poměrně značný ztrátový uhel a veliký teplotní činitel. —rn—

Pokles cen přijímačů v USA

Jak se dovidáme z časopisu Radio Craft (March 1948, str. 18) ceny přijímačů poklesly od začátku tohoto roku opět asi o 10–20 %. Malý stolní superhet je nyní levnější než před válkou, stojí 9 dolarů (450 Kčs). Je zajímavé, že nové ceny nebyly přijaty hlavně technickou veřejností zvláště příznivě. Obchodníci i opraváři se totiž obávají, že zlevnění bude mít za následek značné zhoršení kvality přístrojů. —rn—

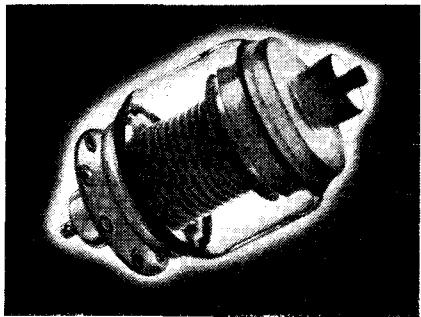Nová úprava rozhlasových pultů zdejšího původu, která dovoluje skládat je v rádě nebo v oblouku, pro snazší obsluhu. (Z Jubilejní výstavy rozhlasu.)





Proměnné vakuové kondensátory

Při prohlížení ceníku amerických vysílačích stanic překvapí poměrně malé rozměry těchto seriově vyráběných přístrojů. Přičin je řada, jednou z nich je, že američtí konstruktéři používají místo vzdutových skoro výlučně kondensátorů va-

I Z CIZINY

kuových. Ty snesou při poměrně malých rozměrech značná napěťová zatížení a ne-nastává při nich ve vlnkém nebo prašném prostředí nebezpečí přeskoku. Největším výrobcem vakuových kondensátorů je firma Eimac; uvedla začátkem tohoto roku na trh nový typ vakuového kondensátoru jehož kapacita se dá měnit šroubováním jednoho vývodu v mezích 10–60 pF. Jak

je vidět z obrázku, je jeden polep vytvořen ve tváru válcových „hormonik“ z pružné bronzí, které se šroubovým mechanis-

mem stlačují nebo roztahují a tím se mění přesah polepů a kapacita. Kondensátor má rozměry asi $\varnothing 7 \times 14$ cm, snese napětí 20 000 V a vf proud 40 A. (QST, April 1948, str. 77.) —rn—

Krátke vlny v autoaparátech

Nové přijimače do auta společnosti RCA mají jednak jen obvyklé pásmo středních vln, jednak také vlny krátké. Ne však celý obvyklý rozsah 20 až 6 Mc/s, nýbrž jen dvě pásmá, rozestřílená na celou stupnicu, a to 25 a 31 m. Důvod je zřejmě v tom, že tato pásmá mají pro příjem největší význam, a rozestřílením se získá snadná laditelnost a větší stabilita.

RADIO A TELEVISE na pařížském veletrhu

Pařížský veletrh tohoto roku překonává drívější počtem vystavovatelů. Rádiu a televizi byl přidělen Velký palác (Grand Palais) na Champs-Elysées, kde v harmonickém, přímo luxusním celku vystavuje asi 300 výrobce.

Nenajdeme-li tu převratných novinek, můžeme aspoň pozorovat zdokonalení výrobky i vzhledu. Několik firem vyvíjí „tištěně“ zapojování. — Boj proti poruchám je veden také rámovou antenou, ukrytou ve skřínce přijimače. — Výroba přenosných bateriových přijimačů s použitím miniaturních elektronek dosáhla americké úrovně. Dosud však se nepodařilo v Evropě vyrobit

baterii 80 V malých rozměrů, jaké se vyrábějí v USA.

Výroba televizních přijimačů dosáhla praktických výsledků. Nejsou tu jen laboratorní zkoušky, nýbrž výrobky seriové. Cena je zatím příliš veliká (80 000–150 000 frs) za přístroj s obrazovkou prům. 21 cm. — Několik výrobců však dává amatérům možnost ke stavbě televizního přijimače: Veškeré součástky včetně elektronek a polosuza za 25 000 frs (4 franky asi 1 Kčs).

„Réseau des Émetteurs français“ (klub radioamatérů-vysílačů) vystavuje krátkovlnný fonický vysílač, kterým navazuje spojení s celým amatérským světem antenou, umístěnou uvnitř budovy. Návštěvníci mohou sledovat silným reproduktorem, jak amatér i z cizích zemí doslovně „stojí ve frontě“ a čekají na spojení s operatérem. — Radiový průmysl může být spokojen s úrovní výroby. Jen klidnější hospodářských podmínek v Evropě je potřeba.

Jiří Špánek, Paříž

Nás pařížský dopisovatel doložil svou zprávu sbírkou veletrhových prospektů, které podávají zřetelný obraz stavu francouzské výroby. Zjišťujeme z nich, že ve Francii vyrábějí letos jenom superhet, většinou běžných zapojení, cena od několika tisíc do 120 000 franků. Nejdražší jsou ovšem přijimače televizní. Rozmanitost skřínek kovových, lisovaných i dřevěných poskytuje bohatý výběr od forem zcela střízlivých až po tvary dosti vzdálené našemu vkusu. Evropského dopisovatele listu Radio-Craft upoutala na př. stolní lampa s biedermeierovským stínidlem, které kryje žárovku i celý tříelektronkový superhet s reproduktorem. Povídali jsme si také často použití plexiglasu k výrobě průhledných skříní nebo jejich částí a ozdob. Ani použití broušených zrcadel k opanceřování skříní nebylo opomenuto.

Zájemce našeho družstva asi rychle přešel do oddělení součástek. Ve stánku fy Laboratoire Industriel Radioélectrique mohl za přijatelné částky koupit tyto soupravy. Multibloc, souprava cejchovaných odporů s příslušnými přepinači a potenciometrem, ve spojení s libovolným měřidlem s otocnou cívkou s vývýholkou do 0,5 mA představuje volt-ohm-miliampérmetr s 35 rozsahy (výrobce dodává předtřídené stupnice ve čtyřech velikostech). Pontobloc je měrný reostat, cejchovaný společně s potřebnými odpory, kondensátory, potenciometry a přepinači, vše zapojeno na panelu se stupnicemi, takže stačí připojit zdroj a indikátor, a můstek R, C, L a % je hotov. Hétérobloc je tvořen cejchovaným otočným kondensátorem se soupravou cívek, jako základ pomocného vysílače se čtyřmi běžnými vlnovými rozsahy, k jehož stavbě je zapotřebí jen zapojit objímkou elektronky, na př. EF6, napájecí část a modulátor. Oscillobloc je podobná stavební jednotka, generátor R-C, přepinatelný od 50–150–400–1000–2500 a 5000 c/s, se zeslabovačem 0–10 V. Déetectobloc je dvoustupňový zesilovač s připojeným magickým okem jako indikátorem nulového napětí na vstupu, pro použití na př. v můstkových zapojeních ke zjištění rovnováhy. Konečně Alimentabloc je napájecí část pro běžné síťové přijimače nebo měřicí přístroje se sítí transformátorem, usměrňovací elektronkou, potřebnými filtry a přepinačem síťového napětí, vše stěsnáno do prostoru $15 \times 15 \times 10$ cm. Z této stavebního prvků lze několik spojí sestavit základní měřidla, potřebná v opravářské dílně nebo v běžné laboratoři.

Několik firem dodává pomocné vysílače, np generátory, odporové a kapacitní dekády, osciloskop, přístroje pro zkoušení elektronek, elektronkové voltmetry v jahodce (aspoň podle popisu v prospektech) i cenách celkem přijatelných. Jiní výrobci se specializovali na konstrukci cívkových souprav pro přijimače rozhlasové i televi-

ELEKTRONIK- RADIOAMATÉR

Čtěte na straně 206!

ní; opět jiní dodávají výhradně nf transformátory a tlumivky. Domácí výrobci odporů a kondensátorů bojují stejně jako před válkou se zámožskou konkurencí; několik tvořených dodává vzory na př. keramických kondensátorů, zavedených během německé okupace.

Zmíme se ještě o stupnicích s vtipně řešeným osvětlením vždy jen právě zapojeného rozsahu, o vazebním článcu pro nf zesilovaci stupně s třístupňovou změnou frekvencí křivky se zdviženými výškami nebo basy, a o několika druzích gramofonových přenosků, jejichž výrobci se nemusí stydět za frekvenční křivku a jiná data v prospektech. Věříme, že ani výrobce, který z gumy, stříbrného drátu a textilní isolace vyrábí vodiče, které lze až trojnásobně natáhnout, nemá nedostatek zakázk, ať je použito jeho výrobků na mikrotelefonní šňůry nebo jako vnitřní anteny.

—hv—

Rozhlasové zařízení na sletišti

Z největších úkolů při organizaci XI. všešokolského sletu byla stavba rozhlasového zařízení na sletišti. Při návrhu zasilovací ústředny a příslušenství, které dodal národní podnik TESLA, se postupovalo podle nejnovějších poznatků v oboru zasilovací techniky. Kromě splnění samozřejmých požadavků dokonaleho přednesu a slyšitelnosti pracuje celé zařízení s neobyčejnou provozní jistotou.


Rozhlasové zařízení na sokolském stadionu má celkový výkon koncových stupňů 5 kW Z toho je v provozu 2,5 kW, zbytek 2,5 kW je t. zv. tepelná rezerva (tepelná proto, že všechny elektronky jsou stále nažávány bez anodového napětí), která se automaticky zapojí, vznikne-li porucha v části provozní. Tím je vyloučeno, aby nastalo jakékoli přerušení hudebního doprovodu při cvičení jednotlivých složek. V odpojené části je pak možno provést opravu, případně výměnu jednotlivých koncových stupňů a celek zapojit opět jako tepelnou rezervu.

Další rámy ústředny se skládají z mikroforních předzesilovačů, linkových a korekčních zasilovačů. K manipulačním stolům jsou svedeny všechny linky deseti použitých mikrofonů. Směšování jednotlivých vstupů se provádí jako v rozhlasu. Přenos hudby, recitací i pokynů pro diváky je z reproduktorů umístěných na tribunách. Pro cvičení je na cvičišti umístěno 50 reproduktorů v zemi, spojených s odvodňovacími kanály.

Tyto zemní reproduktory jsou zapojeny na 15 zvláštních linek, takže je možno i při cvičení udělovat cvičícím pokyny, aniž by byly slyšet v hledišti. Ovládání je možné přímo z náčelnického můstku. Impedanční ochranu reproduktoru obstarává krokový volič, který každých 6 vteřin oběhne linky. Poruchu hlásí ústřední zařízení houkačky a vadnou linku vypne. Zbylé reproduktory postačí ke cvičení.

Napájení ústředny je provedeno dvěma linkami ze dvou od sebe vzdálených síťových rozvodů a zajištěno stálé běžícím benzínovým nenabuzeným motorgenerátorem, který se během 3/10 vteřiny automaticky zapojí, je-li přerušena dodávka proudu ze sítě.

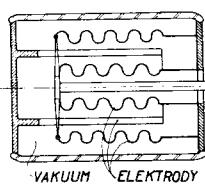Podrobnější popis sletového rozhlasového zařízení přineseme v příštím čísle. J. B.



mem polepů a kapacita. Kondensátor má rozměry asi $\varnothing 7 \times 14$ cm, snese napětí 20 000 V a vf proud 40 A. (QST, April 1948, str. 77.) —rn—

Nové přijimače do auta společnosti RCA mají jednak jen obvyklé pásmo středních vln, jednak také vlny krátké. Ne však celý obvyklý rozsah 20 až 6 Mc/s, nýbrž jen dvě pásmá, rozestřílená na celou stupnicu, a to 25 a 31 m. Důvod je zřejmě v tom, že tato pásmá mají pro příjem největší význam, a rozestřílením se získá snadná laditelnost a větší stabilita.

RADIO A TELEVISION na pařížském veletrhu

Pařížský veletrh tohoto roku překonává drívější počtem vystavovatelů. Rádiu a televizi byl přidělen Velký palác (Grand Palais) na Champs-Elysées, kde v harmonickém, přímo luxusním celku vystavuje asi 300 výrobce.

Nenajdeme-li tu převratných novinek, můžeme aspoň pozorovat zdokonalení výrobky i vzhledu. Několik firem vyvíjí „tištěně“ zapojování. — Boj proti poruchám je veden také rámovou antenou, ukrytou ve skřínce přijimače. — Výroba přenosných bateriových přijimačů s použitím miniaturních elektronek dosáhla americké úrovně. Dosud však se nepodařilo v Evropě vyrobit

RADIOTELEGRAFICKÉ ČASOVÉ SIGNÁLY

Dr Rudolf SCHNEIDER

K velkým pokrokům ve vědě a praxi, které přinesla bezdrátová telegrafie, náleží ne v poslední řadě možnost rozširovat ideálním způsobem po celém světě přesný čas. Ještě asi před 40 roky byla znalost přesného času omezena na hvězdárny, kde bylo měření a udržování času úkolem z nejdůležitějších. Hvězdárny oznamovaly čas zájemcům telegraficky nebo telefonicky, v přístavních městech optickými signály. Kdo neměl spojení s hvězdárnou, na př. astronom-amatér, musil si měřit čas sám.

K nejvážnějším zájemcům o přesný čas patří odedávna lodi na širém moři. Pro ně je znalost přesného času základního poledníku podmínkou přesnosti určení zeměpisné délky a tím také otázkou bezpečnosti plavby. Loď na moři i výprava v neznámých krajinách určují totiž zeměpisnou délku svého stanoviště zjištováním rozdílu mezi místním časem a časem základního poledníku, t. j. poledníku greenwichského. Jeho čas si dříve vezly lodě a cestovatelé s sebou na svých chronometrech. Před odplutím z přístavu zjistily lodě podle optického signálu námořní observatoře chybou svého chronometru a jeho denní chod. Na širém moři nebo v neznámých krajinách se vypočítával pro každý den pravděpodobný čas základního poledníku extrapolací dříve zjištěného stavu a chodu chronometru. Každá nepřesnost v extrapolaci měla nutně za následek nepřesnost ve výpočtu zeměpisné délky. Aby byla tato nepřesnost co nejménší, vezly s sebou větší lodě až tři chronometry a velmi pečlivě je opatřovaly, stejně jako cestovatelé věnovali svým časoměrům největší péči a chránili je před otřesy. Z toho pochopíme, jaký pokrok pro bezpečnost plavby přinesla bezdrátová telegrafie, když umožnila lodím kdekoli na širém oceánu porovnat několikrát denně chronometry s časovým signálem a tak mít stále přesný čas základního poledníku.

Na tomto, pro plavbu tak závažném pokroku se podílejí také četní zájemci o přesný čas na pevnině. Jsou to observatoře meteorologické, astronomové-amatéři, hodináři, pošta, telegraf a průmyslové podniky. Ani hvězdárny dnes nemusí měřit čas, pokud nekonají zvláštní měření.

Bezdrátové časové signály začaly vysílat Spojené státy severoamerické a Kanada již v letech 1905 a 1907. Byly určeny hlavně pro lodě na moři. V Evropě k tomu došlo o několik let později.

Signály se vysílaly z počátku podle rozmanitých schemat a často v téže době. Aby se to upravilo, sešli se zájemci roku 1912 po první na Mezinárodní časové konferenci v Paříži. Svěřili otázky sem spadající do kompetence jedné z komisí Mezinárodní unie astronomické a její kanceláři, *Bureau International de l'Heure* (B.I.H.) při pařížské hvězdárně (*Observatoire National*). Usnesení první časové konference se však prováděla postupně teprve po první světové válce.

Dnes vysílá bezdrátové časové signály toulk stanic na zeměkouli a tak často

denně, že v jejich seznamu z roku 1937, určeném pro námořní službu, zabírají skoro 50 stran!

V dalším seznámíme čtenáře s hlavními evropskými signály časovými. Můžeme je rozložit do tří skupin: *obyčejně krátké*, *obyčejně tříminutové* a *rytmické* (zvané též *vědecké* nebo *koincidenční*). Jako zástupce obyčejných krátkých signálů uvádíme na prvním místě časový signál Čs. rozhlasu. Od října 1947 byl znamenitě zdokonalen tím, že jej vysílají přímo hodiny Státní hvězdárny v Praze.* Je to šest krátkých zvuků ve vteřinovém rytmu. Poslední z nich oznamuje konec kterékoli čtvrt hodiny. Rozhlas může vyslat signál podle potřeby a hlasatel oznámi, o kterou čtvrt hodiny jde. Chyba signálu nepřekročí desetinu vteřiny. Je to přesnost, která úplně postačí pro praktickou potřebu nejširších vrstev. Oněch šest vteřinových zvuků je základním prvkem v jiných obyčejných signálech, na př. moskevských, hodinových signálech britského rozhlasu BBC a také obyčejných signálů tříminutových, o kterých dále pojednáme.

Obyčejné signály tříminutové jsou určeny hlavně pro námořní účely. Liší se od krátkých zpravidla větší přesností a hlavně tím, že trvají delší dobu, 2 až 3 minuty, takže je možno podle nich srovnávat hodiny přesněji než podle pouhých šesti bodů obyčejných krátkých signálů.

* Čti o tom v 11. č. RA/1947, str. 294.

Tříminutový časový signál byl dříve znám pod jménem signál ONOGO, poněvadž jeho signálové značky, čteny v Morseově abecedě, daly toto slovo. Dnes je schema signálu poněkud pozměněno. Francie užívá takzvané nové mezinárodní schematu, které vidíme na obrázku 1. Tři řádky obrázku odpovídají posledním třem minutám před 9 hod., 00 min., 10 hod., 30 min., 21 hod., 00 min. a 23 hod. 30 minut středoevropského času podle tabulky časových signálů na konci článku. Nejhledě k přípravným značkám začíná signál tři minuty před uvedenými dobami, a to řadou Morseových značek x (- - -), jak je naznačeno v prvním řádku obrázku. Tento řádek představuje dobu od 57. do 58. minut (případně od 27. do 28. minut). Po krátké přestávce je po značkách - - - slyšet šest bodů ve vteřinových intervalech. Poslední z nich značí konec 58. (28.) minut. V minutě 58. až 59., které odpovídají prostřední řádku obrázku, je slyšet vždy čárku a tečku tak, že tečky připadají na každou desátou vteřinu. Minuta končí opět šesti body. V poslední minutě slyšíme vždy dvě čárky s tečkou a na konec zase šest teček, z nichž poslední značí přesně 9 h. 00 min. nebo 10 h. 30 min., 21 h. 00 min. nebo 23 h. 30 min. SEČ.

Sovětské schema tříminutového signálu je jednodušší. Podržuje z mezinárodního signálu pouze šest bodů na koncích posledních tří minut signálu (obrazec 2). Ostatní značky, a to v první minutě signálu jednotlivé čárky, v druhé skupině dvou čárk a ve třetí, poslední, skupině tří čárk, jsou pouze orientační značky, nikoliv časové signály.

K srovnání hodin a hodinek s právě po-

Přehled evropských radiotelegrafických signálů časových.

Podle stavu na jaře 1948.

Země	Vysílací stanice	Indikativ	Délka vlny v metrech	Doba vysílání (SEČ)	Schema signálu
SSSR	Moskva	RZI ₁	29,85	6 55 — 7 06 12 41 — 12 51 14 55 — 15 06	Schema sovětské, po něm mezinárodní rytmické signály
	Moskva	RZI ₂	55,76	0 55 — 1 06 4 55 — 5 06 16 55 — 17 06 22 55 — 23 06	
	Moskva	RCG	2 679	tytéž doby jako RZI ₁ a RZI ₂	
Anglie	Rugby	GBR	18 750	10 55 — 11 00 18 55 — 19 00	Mezinárodní rytmické signály
	Lea Field	GIA	15,27	10 55 — 11 00	
	Rugby	GKU ₃	24,09	10 55 — 11 00 18 55 — 19 00	
	Rugby	GIC	34,72	10 55 — 11 00	
	Rugby	GKU ₂	16,96	18 55 — 19 00	
Francie	Pontoise	FYP	3 308	h m 8 56 — 9 06 10 26 — 10 36 20 56 — 21 06 23 26 — 23 36	Nové mezinárodní schema, po něm rytmické signály
	Pontoise	TMA ₁	29,6	8 56 — 9 06 10 23 — 10 36	
	Pontoise	FYA ₂	40,38	20 56 — 21 06 23 26 — 23 36	
	Pontoise	TMD	23,34	20 56 — 21 06 23 26 — 23 36	

psanými signály se hodí zvláště desítkové body nového mezinárodního signálu. U kapacitních hodinek, jejichž vteřinová ručička posakuje po dvou desetinách vteřiny, nečiní srovnání potíží. Doporučuje se používat při tom lupy, zvětšující dvakrát až čtyřikrát.


U chronometrů, jejichž vteřinová ručička posakuje obyčejně po půlveřtinách, musíme desetiny vteřiny odhadovat. Stejně činíme u vteřinových hodin kyvadlových, nedáme-li v obou případech přednost třetímu druhu signálů, *signálům rytmickým* (*vědeckým* nebo *koincidenčním*). Ty slouží k nejpřesnějším pracím astronomickým a geodetickým, zvláště k měření rozdílů zeměpisných délek. Po krátkém cviku může pozorovatel rytmickými signály srovnávat bez registrace a složitých zařízení, pouze zrakem a sluchem, hodiny až asi na padesátinu vteřiny přesně.

Rytmické signály trvají pět minut. U sovětských a francouzských signálů následují jednu minutu po skončení tříminutového signálu, tedy od 1. do 6. minuty po celé signálové hodině nebo půlhodině. Anglie nevysílá obyčejně tříminutové signály. Rytmické vysílá od 55. do 60. minuty před 11. a 19. hodinou středoevropského času. Tyto signály pozůstávají z řady 306 rázů (battements), následujících za sebou v intervalech o jednu jednašedesátinu kratších, než jedna vteřina středního času. Rázy vysílá samočinně kyvadlo. Posloucháči pozorovatel tyto rázy a zároveň rázy svých hodin, regulovaných podle středního času s vteřinovým nebo půlveřtinovým kyvadlem — případně tiky chronometru — slyší následkem zkrácených intervalů, že rázy signálu a hodin každých šedesát vteřin splývají, čili koincidují. Pro snadnější orientaci je 1., 62., 123., 184., 245 a 306 tečka signálu protažena v půlveřtinovou čárku, vyznačující celé minuty.

Srovnávání hodin podle rytmického signálu je obdobné měření délek noniem. Ona pětiminutová řada zkrácených vteřin je jakýsi zvukový (časový) nonius. Čárky, vyznačující minuty, zastupují hlavní dílce nonia, a splnutí rázů odpovídá splnění dílce nonia s dílkou hlavního měřítka. Srovnání samo je velmi jednoduché a příslušný výpočet nezabere snad ani minutu času. Podrobnější popis a příklad výpočtu se vymykají rámci tohoto informačního článku.**

Čtenář, používající bezdrátových signálnů časových, zajisté se bude zajímat o to, jak přesný je čas, jimi hlášený. O obyčejných krátkých signálech jsme již napsali, že jsou přesné až na desetinu vteřiny. Tříminutové obyčejné signály jsou přesnější a mají zpravidla přesnost signálů rytmických. Naprosté přesnosti nelze prakticky dosáhnout, to znamená, že se málokdy podaří vyslat signál přesně v určenou dobu. Neexistují hodiny, které by ukazovaly trvale naprostě přesný čas. V té době, kdy hodiny signál vysírají, není přesně známa jejich chyba, byť by byla pravděpodobně sebejemná. Jejich korekce musí být odhadnuta vždy početně,

** Kdo by se o to zajímal, najde další v autorové knize *Přesný čas - hodiny a hodinky*, jejíž IV. přepracované vydání připravuje nakladatelství Orbis.

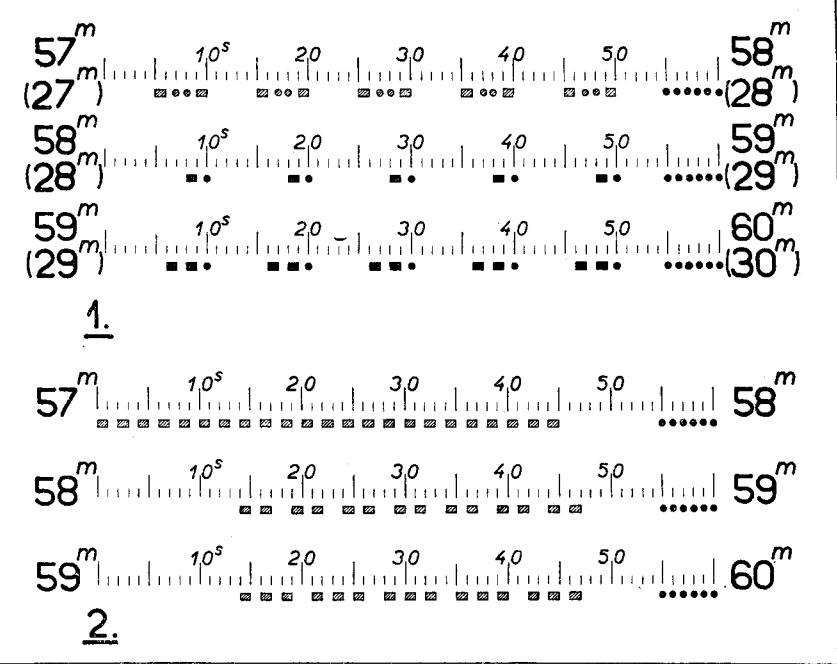

Obraz 1. Nové mezinárodní schema tříminutového časového signálu. Podle něho vysílá signály Francie. Vyčárkovány značky jsou jen přípravné. Vlastní signály jsou vyznačeny vyplňenými značkami.

Obraz 2. Schema sovětského tříminutového časového signálu. Orientační značky jsou vyčárkovány. Vlastní signály jsou body na konci minut.

extrapolována. I když se tak děje s použitím jiných přesných hodin — na greenwichské observatoři mají nyní osmnáctery křemennové hodiny — přece nemá záruký naprosté přesnosti. Teprve dodatečné astronomické měření času umožňuje zjistit, jako měly signální hodiny v době vysílání signálu chybu, tedy i tak zv. korekci signálu.

Přes tyto obtíže jsou opravy tříminutových a zvláště rytmických signálů tak nepatrné, že je potřebí jich dbát pouze při nejpřesnějších odborných pracích. Jako příklad uvádíme, že v prvním pololetí roku 1946 byla střední chyba sovětských, anglických a francouzských signálů skorem stejná a činila okrouhle jednu setinu vteřiny. Zcela výjimečně měly jednotlivé signály chybu až desetinu vteřiny.

Aby se vyhovělo i těm potřebám vědy a praxe, kde je žádoucí největší dnes dosažitelná přesnost, uveřejňují se dodatečně zjištěné opravy jednotlivých signálů. Je tím pověřena zmíněná již světová ústředna časová, Bureau International de l'Heure při pařížské hvězdárně. Vydává Bulletin Horaire, v němž uveřejňuje zprvu opravy tak zv. polodefinitivní, které získačování porovnáváním signálů s hodinami pařížské observatoře. Tak zv. definitivní opravy se uveřejňují až asi po roce a na jejich určování spolupracuje t. č. jedenáct observatoří na celém světě. Po započetí definitivních oprav zůstávají časové signály nepřesné v průměru již jen asi na šest tisícin vteřiny. To je následek zatím nevyhnuteLNÝCH nepřesností při měření času a kontrole signálů.

Ke konci se ještě zmíňujeme, že obvyklou pasážní metodou se dá měřit čas s přesností asi ± 0.02 vteřiny. V posledních letech byla v Americe přesnost určo-

vání času použitím tak zv. fotografického zenittelekopu zdesateronásobena. Prací jedné noci lze tímto přístrojem stanovit čas s přesností ± 0.002 vteřiny.

DOSIMETR do kapsy



Zdravotnický personál v ozařovných röntgenových nebo radiových paprsků a obsluhovatelé přístrojů, pracujících s atomovou energií, jsou vystaveni nebezpečí ozáření, které, kdyby přesáhlo dovolenou mez, mohlo by poškodit jejich zdraví. Nosili proto během pracovní doby v kapsě ionizační komůrku, před započetím pracovní doby nabitéou známým elst, potenciálem, který byl po skončení pracovní doby kontrolován elektroskopem. Zjištěná míra výbití byla měřítkem dávky nebezpečných paprsků, které nositel během doby přijal.

Novy kapesní dosimetru v podobě plnicího péra, vyroběny firmou Instrument Development Laboratories v Chicagu, chová v sobě nejen ionizační komůrku, ale i miniaturní elektroskop, na jehož stupnici (lupou zvětšené) může nositel dosimetru kdykoliv zjistit množství energie zářivé energie, jemuž byl od nabité komůrky vystaven. Stupnice je přímo cejchována v jednotkách miliroentgen. PIRE 448n

ÚVOD K OTÁZCE STABILITY ZESILOVAČŮ

s negativní zpětnou vazbou

Obyklá odvození účinku negativní zpětné vazby předpokládají ve své zjednodušené formě záčasti lineární charakteristiky systému, a v prvním pohledu se uváděné výsledky (zvětšení stability, linearizování kmitočtové a fázové charakteristiky a.p.) jeví platné až do extrémních hodnot.

Ve skutečnosti však může nastat úplně převrácení vlastností: za některých okolností přechází neg. zpětná vazba ve vazbu pozitivní, zesilovač osculuje.

Zjev lze učinit názornějším zopakováním činnosti známého generátoru RC s jedinou elektronkou (obraz 1). Napětí na anodě elektronky je bezpochyby opačné polarity (nebo se od ní mnoho nelší) než napětí na mřížce, přesto se však elektronka rozkmitá, neboť každý ze tří článků spojovacího řetězce otáčí pro jeden kmitočet fázi asi o 60° a při tomto kmitočtu je vazba pozitivní.

Analogicky ve skutečném zesilovači je fázový posuv způsoben vazebními členy, zatižením rozptylovými kapacitami a podobně.

Obecné řešení.

K početnímu zpracování zjevu je použito zesilovače s původním, komplexním ziskem β a s reálným koeficientem vazby β . Pro zisk se zpětnou vazbou platí podle známého vzorce:

$$\beta' = -\frac{\beta}{1 + \beta} \quad (1)$$

Osculuje-li zesilovač, je na výstupu napětí i při nulovém napěti vstupním, je tedy zisk nekonečný, $\beta' = \infty$, a jmenovatel pravé strany vzorce (1), který odpovídá vstupnímu napěti při jednotkovém výstupu, je roven nule, tedy

$$\beta \beta' = -1. \quad (2)$$

Pro další je zesilovač rozdelen na dva díly podle obrazu 2. V první kmitočtově nezávislé části je soustředěn zisk všech elektronek $-A$, v prvním přiblížení totožný se ziskem zesilovače ve středu pásmá, druhá část má funkci zeslabovací Ψ , obsahuje všechny členy s kmitočtovou závislostí převodu a fáze.

Po dosazení A/Ψ za β' do rovnice (2) a po úpravě

$$\beta A = -\Psi,$$


lze vektor Ψ vyjádřit symbolicky

$$\beta A = -P (\cos \alpha + j \sin \alpha) \quad (3)$$

Jelikož je levá strana rovnice (3) reálná, musí být reálná i strana pravá, tedy koeficient při imag. jednotce je roven nule: $\sin \alpha = \alpha = \pm 0, \pi, 2\pi, \dots$ Rovnice se tak zjednoduší na tvar:

$$\beta A = -P_a \cos \alpha \quad (\text{pro } \alpha = \pm 0, \pi, 2\pi, \dots) \quad (4)$$

Zesilovač s neg. zpětnou vazbou osculuje tehdy, probíhají-li kmitočtová $(1/P)$ a fázová (α) charakteristika tak, aby alespoň v jednom bodě byla splněna podmínka (4). Podle (4) by byla stabilita zabezpečena při jakémkoliv βA , odlišném od $-P_a \cos \alpha$.

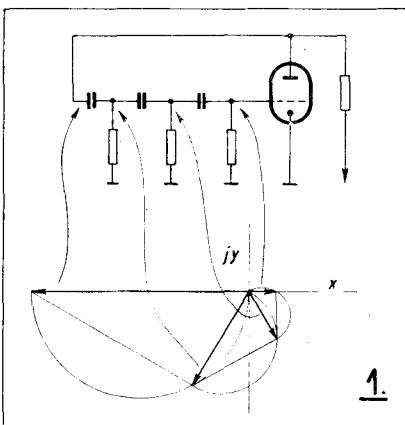

Obraz 1. Ukázka vzniku pozitivní zpětné vazby v obvodu, který pro kmitočty větší než kritický zavádí vazbu negativní. (Použití: prostý oscilátor R-C.)

$\cdot \cos k\pi$ (pro $k = \pm 0, 1, 2, \dots$). Každý technický zesilovač však obsahuje nelineární odpory (mřížkový proud, anodová charakteristika, ...), které pro případ, že

$$\beta A > -P_a \cos k\pi$$


změní původní zisk A rozkmitaného zesilovače na takovou hodnotu A' , aby opět platil vztah (4) pro A' . Technický zesilovač je tedy stabilní jen při

$$\beta A < -P_a \cos k\pi \quad (5)$$

Závislost na počtu stupňů.

Podmínka (5) bývá splněna pro obvyklé hodnoty βA u těch zesilovačů, ve kterých jsou zpětnou vazbou překlenuty jeden, nejvýše dva stupně. Zasahuje-li však n. z. v. více stupňů, je náhodnost k oscilování běžná.

Následující rozbor je přizpůsoben hledání závislosti maximálního βA na počtu n překlenutých stupňů, při čemž se pro

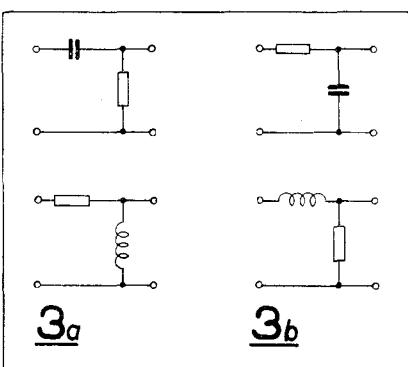

Obraz 3a. Obvody, které posouvají fázi až o 90° při kmitočtech menších než jistá kritická hodnota.

— Obraz 3b. Totéž pro kmitočty větší než jistá hodnota.

Obraz 2. Rozdělení zesilovače na část, která soustředuje zisk, a na část s funkcí zeslabovací, která způsobuje posunutí fáze.

zjednodušení výpočtu předpokládá, že každý stupeň obsahuje jen jeden člen, otáčející fázi o max. 90° , a že všechny členy zesilovače otáčejí v témež smyslu. Jde tedy buď o zesilovač jen se členy, které určují spodní hranici pásmá (obraz 3a), nebo o zesilovač jen se členy které omezují horní hranici pásmá (obraz 3b).

Celkové zeslabení Ψ , je dávno součinem zeslabení jednotlivých členů zesilovače p_i , má tedy upravená podmínka (5) tvar

$$\beta A < -p_1 \cdot p_2 \cdot p_3 \cdots p_n \cos k\pi$$

$$(\text{pro } \sum_{i=1}^n \varphi_i = k\pi)$$

Podle obrazu 4 lze však zeslabení p_i každého člena vyjádřit jako $1/\cos \varphi_i$, tedy

$$\beta A < -\frac{\cos k\pi}{\cos \varphi_1 \cdot \cos \varphi_2 \cdots \cos \varphi_n} \quad (6)$$

U hospodárně navržených zesilovačů jsou mezné kmitočty všech členů stejné, lze tedy tuto skutečnost předpokládat a pro zjednodušení vzorce (6) použít vztahů

$$p_1 = p_2 = \cdots = p_n = p$$

$$\varphi_1 = \varphi_2 = \cdots = \varphi_n = \varphi$$

$$n\varphi = k\pi$$

Po úpravě

$$\beta A = -\frac{\cos k\pi}{\cos \frac{n\varphi}{n}}$$

K dosažení jednoznačného výsledku stačí dosadit $k = 1$, neboť ostatní k dávají výsledek buď záporný, nebo stejný, nebo větší, než výsledek pro $k = 1$.

Při návrhu zesilovačů, které využívají podmínkám postupně uvedeným v textu, lze tedy použít konečného vzorce:

$$\beta A = \left(\frac{1}{\cos \frac{\pi}{n}} \right)^n \quad (7)$$

Hodnoty βA_{\max} pro jeden až pět stupňů jsou vypočteny v následující tabulce.

$n = 1$	2	3	4	5
$\beta A_{\max} = -1^*$	∞	8	4	2,9


* predpokládá další obrácení fáze; při neg. zpětné vazbě je absurdem.

Zesilovač se třemi členy.

Pode tabulky lze pro jeden nebo dva překlenuté stupně použít jakéhokoliv kladného koeficientu zpětné vazby. Při více stupňích je hodnota max. koeficientu vazby konečná a zmenšuje se s rostoucím počtem stupňů.

Je-li žádoucí větší βA než dovoluje podmínka (7), lze upravit některé ze stupňů pro pásmo širší, než mají ostatní: blíží-li se šíře pásmá upravených stupňů nekonáčnu, lze je odečíst od celkového počtu.

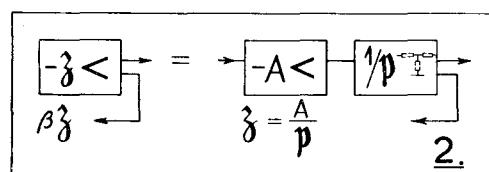Početní zhodnocení předešlého tvrzení provedeme odvozením vzorců, platných pro zesilovač se třemi vzájemně oddělenými členy, které otáčejí fázi o max. 90° .



týmž směrem. Jako východiska je použito nerovnost (6), upravené pro $k = 1$

$$\beta A < \frac{1}{\cos \varphi_1 \cos \varphi_2 \cos \varphi_3} \quad (\varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3 = \pi) \quad (8)$$

Mezné kmitočty členů mají jakékoli hodnoty ω_m , ω_m a ω_m , sdružené vztahy

$$\begin{aligned} \omega_m &= K \omega_m \\ \omega_m &= \omega_m \\ \omega_m &= \omega_m / C \end{aligned} \quad (9)$$

Rozborem možných kombinací jednotek, které tvoří členy otácející fází nejvýše o 90° , lze zjistit, že tangens fázového úhlu je roven buď ω_m / ω nebo ω / ω_m ; záleží na smyslu otáčení. Výpočet však stačí provést jen pro jeden z obou případů, neboť konečný vzorec je takový, že připouští dosadit za K a C hodnotu přímou nebo pěvratnou, aniž se výsledek změní.

Dosazením $\omega_m = \omega \operatorname{tg} \varphi$ do vztahů (9) a vykrácením ω se tangenty všech tří úhlů převedou na funkce úhlu jednoho:

$$\begin{aligned} \operatorname{tg} \varphi_1 &= K \operatorname{tg} \varphi_2 \\ \operatorname{tg} \varphi_2 &= \operatorname{tg} \varphi_3 \\ \operatorname{tg} \varphi_3 &= \operatorname{tg} \varphi_2 / C. \end{aligned} \quad (10)$$

Nerovnost (8) předpokládá, že součet všech úhlů je 180° , je tedy možno proypočtení $\operatorname{tg} \varphi_2$ použít známého vztahu pro trojúhelník, $\operatorname{tg} \varphi_1 + \operatorname{tg} \varphi_2 + \operatorname{tg} \varphi_3 = \operatorname{tg} \varphi_1 \operatorname{tg} \varphi_2 \operatorname{tg} \varphi_3$. Použitím rovnice (10) lze vztah upravit ve vzorec

$$\operatorname{tg} \varphi_2 = \sqrt{C + \frac{C}{K} + \frac{1}{K}} \quad (11)$$


Ze vzorce (11) se za $\operatorname{tg} \varphi_2$ dosadí do rovnice (10) a po převedení $\operatorname{tg} \varphi$ na $\cos \varphi$ lze dosadit do podmínky (8).

Po upravení

$$\beta A < \frac{(K+1)(KC+1)(C+1)}{KC} \quad (12)$$

Je-li mezný kmitočet alespoň jednoho člena třistupňového zesilovače odlišný od obou ostatních, je maximální koeficient zpětné vazby vždy větší než hodnota 8 podle vzorce (7) a tabulky.

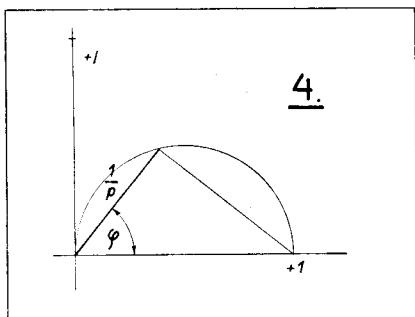Obraz 4. Doklad jednoduché souvislosti mezi průběhem kmitočtové charakteristiky $1/p$ a fázovým úhlem φ .



U součinitelů K a C nezáleží na tom, zda znamenají rozšíření nebo zúžení pásmo; jak se lze snadno přesvědčit, je výsledek týž i při dosazení jejich reciproických hodnot do podmínky (12).

Leží-li oba krajní mezné kmitočty symetricky kolem mezního kmitočtu střed-

ního a tvoří-li tedy mezné kmitočty jednotlivých stupňů řadu $K_m, \omega_m, \omega_m/K$, pak nastává zvláštní případ pro $C = K$ a podle (12)

$$\beta A < \frac{K^2 + 1}{K^2} (K + 1)^2 \quad (13)$$

Jsou-li mezné kmitočty dvou stupňů stejně a mezný kmitočet třetího od nich v kterémkoliv smyslu odlišný (větší nebo menší; řada K_m, ω_m, ω_m , rebo $\omega_m \omega_m, \omega_m/K$), nastává zvláštní případ pro $C = 1$ nebo $C = 1/K$ a

$$\beta A < \frac{2}{K} (K + 1)^2 \quad (14)$$

K omezením.

Při odvozování vzorců (7), (12), (13) a (14) byla v textu vyslovena podmínka, že zesilovač obsahuje jen členy, které otácejí fází v témž smyslu. Této podmínce vyhovuje ve všech případů jen zesilovač stejnosměrný; obsahuje jen členy, které omezují horní hranici pásmo. U těch skutečných zesilovačů, které mají plochý střed pásmo, lze však vzorce rovněž použít, neboť v oblasti zeslabovací funkce členů, které otácejí jedním směrem, je fáze členů, otácejících směrem druhým, zanedbatelná. Řešení se v takovém případě provede odděleně jak pro horní, tak pro dolní mez pásmo.

Při výpočtu bylo rovněž předpokládáno takové zapojení, které obsahuje jen členy s otáčením o max. 90° , to jsou v oblasti dolní meze pásmo vazební členy CR a vliv primární indukčnosti výst. transformátoru nebo tlumivky, a v oblasti horní meze pásmo vliv parazitních kapacit, a rozptylové indukčnosti. Jiné kmitočtové závislosti, na př. takové, u nichž extrémní zeslabení neodpovídá extrémní hodnotě fázové odchylky (na př. vliv blokování stínící mřížky a katody), vnášejí do výpočtu nepřesnost a tu je lépe použít obecnějšího vzorce (5).

Počet členů byl při výpočtu ztotožněn s počtem stupňů zesilovače proto, aby bylo precisováno vzájemné oddělení členů, a také protože bylo předpokládáno reálné β . Pro komplexní součinitel zpětné vazby, t. j. na př. tehdy, když je příslušný dělič zatížen kapacitou kathody nebo mřížky vstupní elektrody, je počet členů o jeden větší než počet stupňů. Do vzorce se ovšem dosadí za n počet členů, při čemž se předpokládá, že zpětnovazební dělič nezatěžuje výstup a lze jej tedy pokládat za oddělený. Při komplexním β bude tedy vzorec (12), (13) a (14) použito k řešení zesilovače dvoustupňového.

Vlastimil Šádek

Zajímavý elektronkový voltmetr

uvedla na trh firma Hewlett-Packard Comp. Voltmetr má neobvykle veliký rozsah napětí — při nejmenším rozsahu je napětí pro plnou výchylku přístroje 0,001 V. Max. napětí je 300 V. Kmitočtová charakteristika voltmetu je s přesností $\pm 3\%$ rovná mezi 20 až 2 Mc. Stupnice přístroje je zcela rovnoramenná. Vstupní impedance je 1 MΩ paralelně s 15 pF. Voltmetr se dá použít také jako měrný zesilovač pro osciloskop. Jeho výstupní impedance je 1000 Ω a max. výstupní napětí 0,5 V.

—rn—

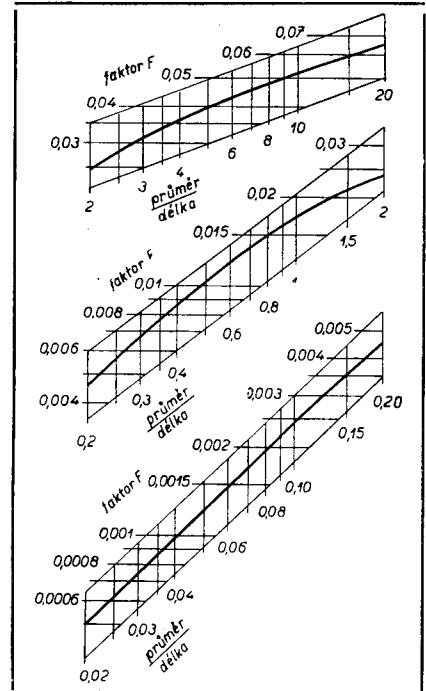


Diagram pro výpočet indukčnosti jednovrstvových válcových cívek

V knize „Reference Data for Radio Engineers“ (Federal Telephone and Radio Corp., 1947) nalezli jsme jednoduchý a přesný vzorec a diagram pro výpočet jednovrstvových válcových cívek. Několikrát se nám osvědčil, neváháme proto seznámit s upravenou formou (pro metrické měry) i naše čtenáře.

Indukčnost cívky se počítá ze vzorce:

$$L = 0,3937 \cdot F \cdot n^2 \cdot d \dots 1$$

Počet závitů pro danou indukčnost:

$$n = \sqrt{\frac{L}{0,3937 \cdot F \cdot d}} \dots 2$$

Kde:

L = indukčnost cívky v mikrohenry (μH)
 F = faktor rozměrů cívky, = funkce počtu d/l nalezena se v připojeném diagramu.

d = průměr cívky, měřený od středu drátu, v cm

l = délka vinutí cívky v cm

n = počet závitů

Použití diagramu vysvitne z příkladu: Máme navrhnut cívku o indukčnosti 100 μH , vinutou na kostru $\varnothing 5$ cm. Délka vinutí je 5 cm, vinuto s mezerami.

Poměr $d/l = 5/5 = 1$. V diagramu na ležneme, že činitel rozměrů cívky $F = 0,017$. Dosadime-li hodnoty L , F , d do vzorce 2, vyjde pro žádanou indukčnost 54 závity. Jelikož chceme mít mezi závity mezeru přibližně stejně šířky jako je šířka drátu zvolíme pro vinutí drát 0,5 mm.


Pro poměr d/l menší než 0,02 vypočteme činitel vinutí ze vzorce

$$F = 0,025 \cdot d/l \dots 3$$

ostatní postup výpočtu zůstává stejný.
O. Horna.

UNIVERSÁLNÍ PŘÍSTROJ

na zkoušení elektronek

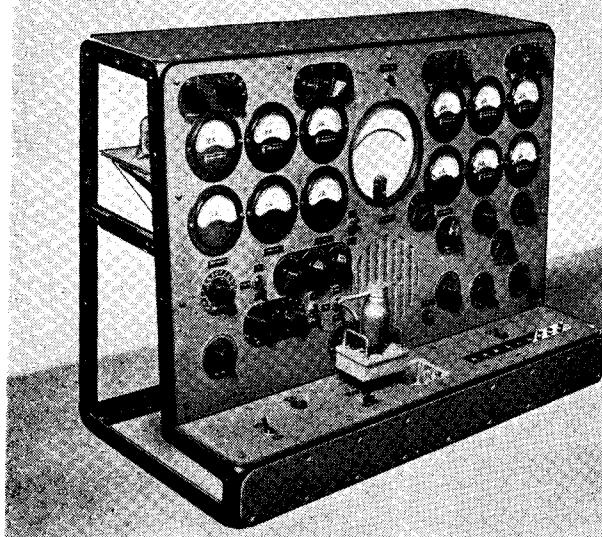

Fotografie zařízení na zkoušení elektronek, otištěná v letoš. třetím čísle t. l., vzbudila zájem o tento přístroj a Ústav radiotechniky byl požádán, aby byl aspoň stručný popis nějak zveřejněn. Ke splnění této žádosti je vhodné předeslat, že zařízení bylo vytvořeno pro potřeby Ústavu radiotechniky a že pro upotřebení v továrnách, opravnách, zkoušebnách a pod, nebude vždy zcela vhodný. Při laboratorních cvičeních z radiotechniky nejsou totiž proměřovány jen běžné elektronky a jejich charakteristiky, také přístroj musí být přizpůsoben pro proměřování všech, i méně běžných elektronek. Dále bylo třeba, aby chom přístrojem mohli měřit i jiné než obvykle používané charakteristiky, na př. při kladném napětí na mřížce, při podžhavení nebo přezávěření, charakteristiku brzdící mřížky. Bylo třeba umožnit sledování činnosti elektronky v různých neobvyklých polohách, pozorování dynamické charakteristiky elektronky atd. Proto přístroj vyšel mnohde komplikovanější než běžné zkoušeče a práce s ním není někdy tak rychlá a pohodlná, jako s jinými zkoušeči.

Uspořádání.

Nejprve elektronku vyzkoušíme nemá-li zkraty mezi elektrodami a není-li přerušeno vlákno (zkoušení kontinuity, souvislosti vlákna). Všechny přepinače a tlačítka pro zkoušení jsou na úzké, vodorovné desce přístroje, kde je také hlavní dvoupólový vypínač se signalační neonkou. Do této desky je zapuštěna zdírkovnice s devíti zdírkami pro přívod napětí k jednotlivým elektrodám. Objímky různých druhů jsou v malých skříňkách s devíti kolíčky, které lze zasunovat do zapuštění ve vodorovné desce. Po pravé straně jsou na této desce tlačítka, kterými rozpojujeme přívody od zkoušečky k elektrodám a zjišťujeme, mezi kterými elektrodami je zkrat (eliminace elektrod ve zkratu). Jedno z těchto tlačítek umožňuje kontrolu funkce zkoušečky zkratů a jiné umožňuje, zjistit, není-li vlákno elektronky přerušeno.

Po vyzkoušení elektronky přejdeme k měření. Všechny měřicí přístroje i jejich přepinače jsou umístěny na šíkmé stěně přístroje. Přepojení z polohy „Zkou-


Zkoušecí přístroj při dokončování montáže. Na vodorovné desce je otvor pro můstek s elektronkou, vedle hlavní spinač a tlačítkový zkoušec zkratů a vlákna. Na mírně skloněné čelní stěně měřidla, jejich přepinače a hlavní řídící orgány.

Po skončení měření nesmíme přepinač „Měření“ - „Zkoušení“ přepojit zpět na „Zkoušení“, neboť by se vyžávěná elektronka mohla poškodit velkým proudem zkoušečky. Chceme-li přístroj vypojit hlavním vypínačem, nastavíme miliampérmetry v anodových obvodech a v obvodech střídacích mřížek na velký rozsah, neboť s rychleji klesajícím napětím mřížkových zdrojů stoupají proudy elektrod a mohou bychom přetížit měřicí přístroje. Zapojujeme-li neznámou elektronku, jejíž vlastnosti chceme zjistit, nastavujeme vždy také miliampérmetry na nejvyšší rozsah.

Zapojení.

Z připojeného blokového schématu vidíme základní zapojení přístroje, podrobnosti znázorňuje celkové schema. Do síťového přívodu je vložena pojistka 1 A. Závěr zdroje je přepinatelný na všechna napětí, běžně používaná u elektronek (1,5; 2; 2,5; 4; 5,5; 6,3; 15; 16; 20; 24; 30; 35; 55; 90; 110 V). Mezi těmito hodnotami můžeme nastavit libovolné napětí (nebo libovolný proud) reostatem. Závěr napětí přepínáme dvojitým přepinačem, který současně přepíná předřadné odpory žávacího voltmetu, takže jej nemůžeme přetížit. Přepínání ze střídavého na stejnosměrné žávací napětí umožňuje trojnásobný přepinač, jehož jedna část přepíná zdroj žávacího střídavého napětí na selenový usměrňovač v Graetzově zapojení a filtr (stejnosměrné napětí lze regulovat od 1 do 5 V), druhá část přepojuje žávací voltmetr a třetí část žávací ampérmetr ze střídavého na stejnosměrný proud. Při přepojení měřicích přístrojů na stejnosměrný proud se současně ke každému připojí seriový a paralelní odpor vzhledem k velikosti, kterým nastavíme citlivost a vnitřní odpor přístroje tak, aby zůstaly rozsahy nezměněny při stejných předřadných odporech voltmetu nebo bočnicích ampérmetru. Rozsah ampérmetru musíme ovšem zvlášť nastavit podle toho, jakou elektronku zkoušíme.


Blokové schema
zkoušeče.

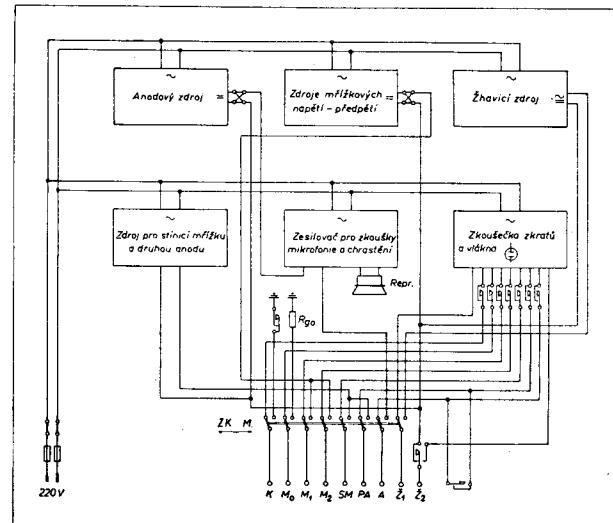

Mřížková předpětí max. 100 V pro mřížky dodávají tři samostatné zdroje se selektivými usměrňovači a dokonalou filtrací, které lze libovolně komutovat, takže kterákoli z mřížek může mít kladné nebo záporné napětí proti kathodě. Také miliampérmetry v mřížkových obvodech jsou opatřeny komutátory. Jsou to přístroje s citlivostí max. $40 \mu\text{A}$ (pro plnou výchylku) a jejich obvod musí být pečlivě izolován, abychom jimi měřili skutečně mřížkový proud elektronek. Velikost mřížkového napětí nastavujeme plynule potenciometrem a zapojením předřadného odporu k potenciometru můžeme nastavit zdroj na max. napětí 10 V, abychom mohli nařídit spolehlivě i malé hodnoty napětí.

Zdroj anodového napětí je opatřen usměrňovací elektronkou 1815 a jeho napětí nastavujeme ve stupních tím, že primář transformátoru připojujeme na různá napěti autotransformátoru (0, 35, 70, 105, 140, 175 a 220 V). Plynulou regulaci umožňuje odpor v primáři transformátoru usměrňovače. Usměrňovací elektronika musí ovšem být žhavena z jiného transformátoru (ne-regulovaného), aby žhavící napětí zůstávalo stálé. Pro měření anodového proudu používáme velmi hodnotného přístroje Gossen s max. citlivostí $20 \mu\text{A}$ pro plnou výchylku. Aby tento přístroj nemohl být přetížen, je k němu v sérii zapojeno citlivé relé, jehož kontakty při přetížení spojí svorky miliampérmetru. Přístroj je opět opatřen komutátorem, abychom jím mohli měřit i záporný proud (při měření dynatronových charakteristik, násobiče elektroňů a pod.). Anodové napětí lze též komutovat.

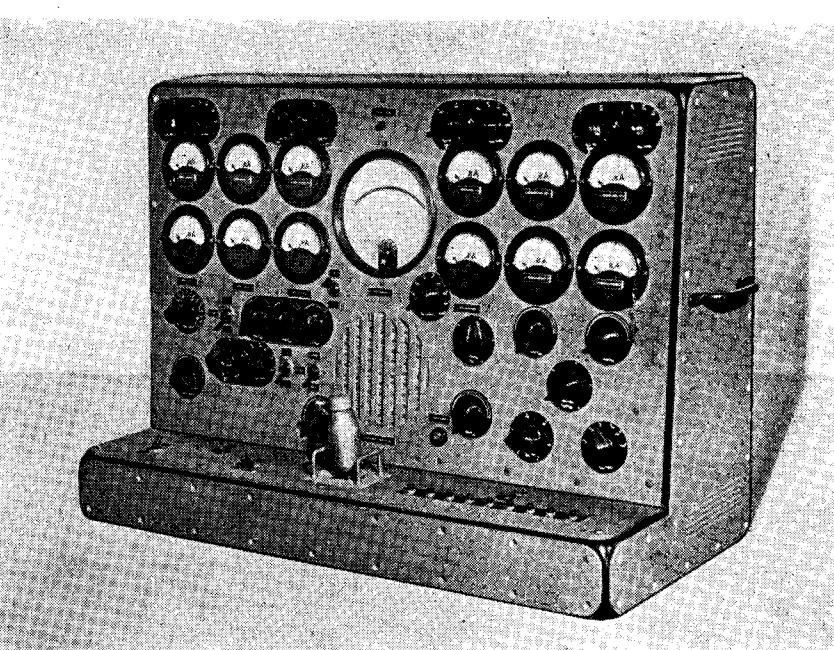Napětí stínici mřížky a druhé anody odeberáme ze společného usměrňovače s elektronkou AZ11, primář jeho transformátoru můžeme rovněž zapojit na různá napěti autotransformátoru. Plynulou regulaci obou napětí umožňují elektronky 6L6,




zapojené jako triody, jejichž kathodový odpor je proměnlivý. Jim měníme předpětí elektronek a jejich odpory. Změnou odporu těchto elektronek nastavujeme potřebné napětí. Tento neobvyklý způsob byl volen proto, že jsme neměli vhodný malý potenciometr pro dodatečné zatížení, kterým bychom mohli regulaci provést. Vhodnejší by snad bylo, zapojit elektronky jako stabilizátory napětí, ale v našem přístroji to není provedeno. Miliampérmetry těchto elektród jsou také opatřeny komutátory.

Nf zesilovače pro zkoušení chrastení a mikrofonie je osazen elektronkami EF12 a EL 11. Zesílení tohoto zesilovače řídíme

potenciometrem, spojeným s dvoupólovým vypinačem, kterým můžeme zesilovač vypnout. Při zapojení se rozsvítí další signálnační neonka.

Zkoušecí zkratů tvoří transformátor, jehož primární napětí je 70 V (zápalné napětí neonky) a sekundární napětí 7krát 2 V. V sérii s primárem transformátoru je zapojen odpor $4 \text{k}\Omega$, signálnační neonka je zapojena paralelně k primáři transformátoru. Sekundární transformátor je zapojen k elektrodám zkoušené elektronky. Nastane-li mezi některými elektrodami zkrat, stoupne primární i sekundární proud transformátoru a klesne napětí na primáru. Neonka zhasne a rozsvítí se teprve tehdy, když přerušíme přívod k elektrodě ve zkratu některým ze zkušebních tlačítek.

(Dokončení
na str. 191.)

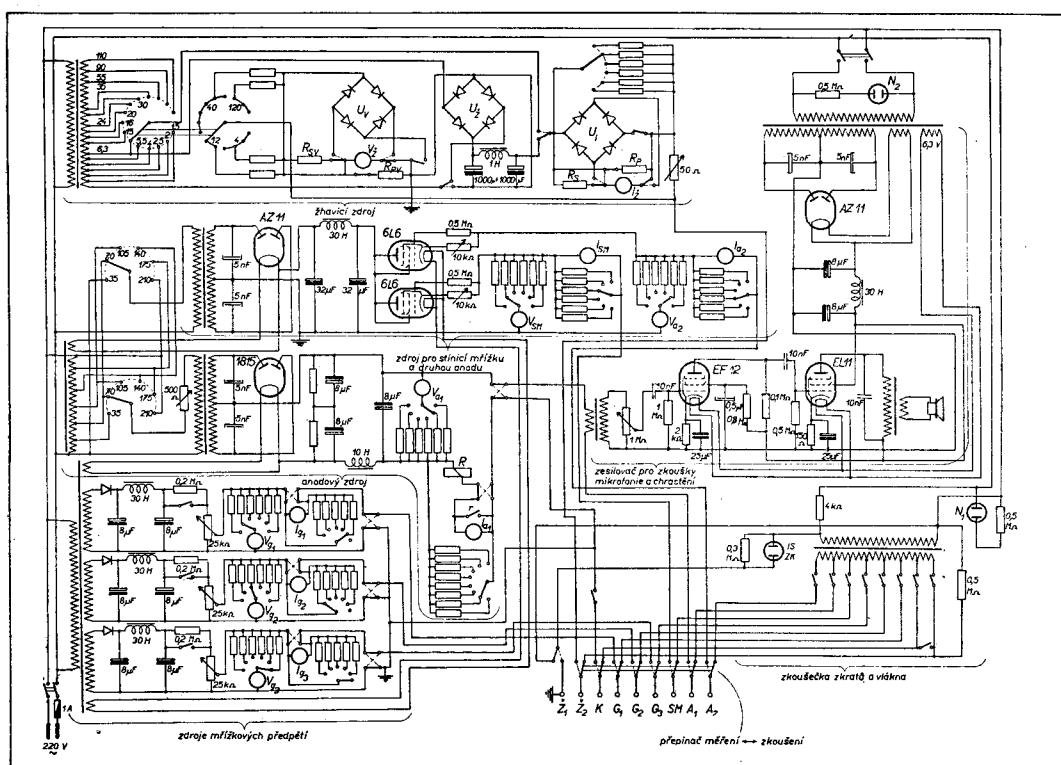

N a h o ř e
jiný snímek zkoušeče.

V e d l e
podrobné schéma.

NOVÁ ZAPOJENÍ

„Synthetic“ basy.

Učinnost malých reproduktorů klesá velmi rychle při kmitočtech pod 250 c/s; proto mají malé přijímače s dynamikou průměru 12–15 cm tak chudý přednes. Lidské ucho se však dá oklamat. Zesilovač místo základní vlny nízkých kmitočtů jejich třetí harmonickou, kterou již reproduktor vyzáří s větší účinností, vznikne dojem, že přijímač hloubky reprodukuje. Po prvé bylo tohoto způsobu použito ve Velké Británii v zajímavém přístroji ty Murphy A 100, po druhé použila zapojení pro „synthetic“ basy firma Motorola v přijímači 77 FM 21.


Schema jeho tónové části je na obrazce 1. Triodová část trojité diody-triody 19T8 je zapojena jako nf předzesilovač, jehož mřížkové předpětí se vyrábí částečně mřížkovým proudem, který prochází velkým mřížkovým odporem, částečně na malém kathodovém odporu, který je blokován (5 nF) jen pro vysoké kmitočty (mf). Koncová pentoda 5OB5 má kathodový odpor rovněž neblokován. Mezi kathodové odpory je zapojena dolnofrekvenční propust z odporu R1, R2 a kondensátora C1. Filtr má mezní kmitočet asi 500 c/s a obvod působí jako pozitivní nf zpětná vazba, které vyzdvihuje nízké kmitočty a současně také podporuje vznik skreslení třetí harmonickou, vzniklou zakřivením charakteristiky koncové pentody a střídavým přesycením jádra malého výstupního transformátoru. Původní nízké kmitočty jsou však transformátorem a reproduktorem potlačeny a z reproduktoru zní jen zesílená třetí harmonická, které vytváří dojem bohaté reprodukce. Pisatel se o tom přesvědčil na loňské Radiolympii poslechem miniaturního přijímače Murphy A 100, který zněl v hloubkách zdánlivě tak plně jako jeho větší bratří s velikou ozvučnou deskou.

(Radio Craft, March 1948, str. 30. — Murphy News, December 1946, str. 5. — Philips. Grundlagen der Röhrentechnik, str. 44 a str. 51.)


9–90 m bez přepínání.

Touhou každého amatéra vysílače je, aby mohl přepínat jednotlivá pásmá ve svém vysílači tak pohodlně jako v přijímači, t. j. přepinačem. Dá se to provést v budicích obvodech, avšak přepínání cívek koncového výkonného stupně je prakticky neproveditelné. Cívky se musí proto vyměňovat, protože s obyčejným ladicím obvodem při zachování výhodného poměru L/C a tím i účinnosti koncového stupně je možné obsáhnout max. dvě amatérská pásmá. Firma National Co., Malden, Mass., USA vypracovala pro koncové stupně amatérských vysílačů o výkonu do 150 W ladicí obvod, kterým je možno bez vyměňování cívek obsáhnout všechna amatérská pásmá mezi 90–9 m při zachování nejvhodnějšího poměru L/C . Jeho schema je na obrazce 2 A. Je to obvod se dvěma resonančními kmitočty, ladicími třími kondensátory 110 pF. Pro vlnové délky 90 až 35 m je možné malé indukčnosti L1 a L2

Otakar HORNÁ

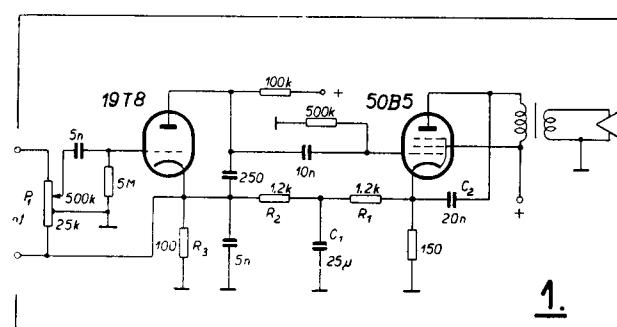

1.

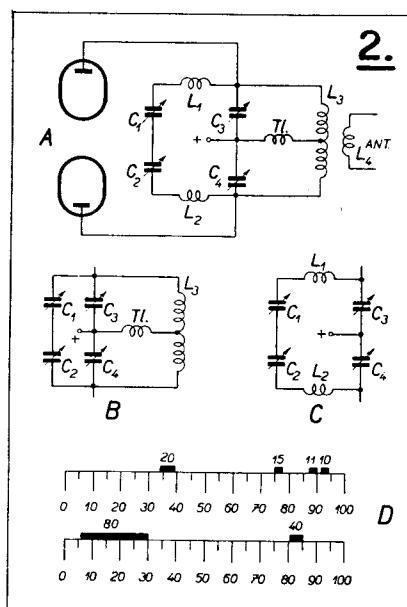

2.

Obrázek 1. Zapojení nf. části přijímače Motorola 77 FM 21. Obvod R1, C1, R2, C2 vytváří pozitivní zpětnou vazbu pro třetí harmonickou nízkých kmitočtů. Regulátor hlasitosti P1 má odběrku u 25 k Ω . Zapojením odběrky na zemi a jednoho konce potenciometru na kathodu vznikne v kombinaci s pos. zpětnou vazbou fysiologická regulace hlasitosti.

Obrázek 2. A. Zapojení ladicího obvodu se dvěma resonančními kmitočty.

Hodnoty součástí:

C1, C2, C3, C4 — 4 × 110 pF, otočný vzduchový.

L1, L2 — závitů drátu 2 mm, vinuto na Ø 45 mm, délka vinutí 20 mm.

L1 vzdálena od L2 12 mm (na společ. kostře)

L3 — 18 závitů drátu 2 mm, vinuto na Ø 45 mm, délka vinutí 50 mm.

L4 — 12 závitů drátu 2 mm, vinuto na Ø 70 mm, délka vinutí 60 mm.

L4 je nasunuta na L3.

B) Funkce obvodu při vlnových délkách 90–35 m.


C) Funkce při vlnových délkách 30–9 m.

D) Umístění jednotlivých pásem na stodílné stupnici.

zanedbat, obvod působí jako by byl laděn dvěma kondensátory 55 pF s vyvedeným středem (viz obrázek 2 B). Pro vlnové délky 30–9 m je naopak impedance cívky C3 velmi značná proti impedanci C3 a C4, takže obvod působí jako seriově laděný — všechny kondensátory jsou v řadě, takže výsledná ladicí kapacita je 22,4 pF, viz obrázek 2 C.

Ve vysílači se přepínají obvody v oscilátoru a v budicím a zdvojovacím stupni, kdežto anodový obvod koncového stupně se jen doladí na žádanou frekvenci, přičemž funkce anodového obvodu se samochinně mění podle budicího kmitočtu. Při

konstrukci je třeba dbát, aby první a druhý resonanční kmitočet obvodu nebyly celistvými násobky, protože by byly tak zesilovány vyšší harmonické vznikající v zesilovači třídy C, takže by se mohlo stát, že amatér, vysílající na př. na 80 m, by rušil na 20 m. S hodnotami cívek a kondensátorů, jak jsou uvedeny ve schématu, je již na to pamatováno — resonanční kmitočty jednotlivých pásem jsou rozprostřeny po stupnici, jak vidíme na obrázku 2 D (pro přehlednost jsou kresleny stupnice dvě — pro první a druhou resonanci). Dále je třeba pozorně umístit cívky L1, L2 a L3 tak, aby mezi nimi nebyla

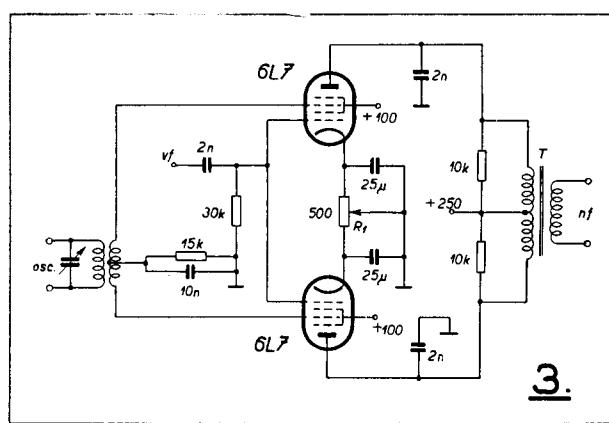

3.

Obrázek 3. Zapojení lincosu. Transformátor I má převod (1+1):2 a indukčnost polovice primárního vinutí asi 2,5 H.

indukční vazba — nejlépe se to dosáhne tím, že osa L1 a L2 je kolmá na osu L3. (QST, March 1948, str. 59—63, a April 1948, str. 88).

Lineární směšovač.


Abychom hromadně odpověděli na dotazy čtenářů, kteří činí pokusy se synchronem (viz RA 48, č. 1, str. 14.), jak nahradit lineární směšovače se čtyřmi krystalovými diodami elektronkou, přinášíme schéma lineárního směšovače se dvěma hexodami typu 6L7 (u nás bylo výhodné použít heptodové části elektronky ECH4, která má charakteristiku velmi přibuznou 6L7), který byl původně použit jako demodulátor pro příjem telefonie s potlačeným postranním pásmem a nosnou vlnou (SSSC). Hodi se však pro synchron, protože demodulátor pracuje v obou případech na stejném principu. Schéma je jasné: zesílený signál se přivádí na první mřížku hexod, zapojených v protitaktu. Na třetí mřížky se přivádí napětí synchr. oscilátoru s pomocí cívky, těsně vázané s jeho kmitavým obvodem.

Napětí, přiváděné od oscilátoru, má být asi 10 V. Jsou-li elektronky pečlivě vyváženy potenciometrem R1, potlačuje zapojení velmi účinně druhou harmonickou — nebo řečeno ještě jinak: Kompensuje si navzájem zakřivení svých charakteristik, takže detekční efekt (kvadratická detekce) v nich nemůže nastat. Na transformátoru se proto objeví jen modulační kmitočet vlny, se kterou byl oscilátor synchronován. (QST, April 1948, str. 19—22, viz též RA 48, č. 2, str. 44.)

Nejjednodušší VFO.


V poslední době vzrostla mezi amatéry vysílači obliba operačního způsobu BK (break-in, operátor odpovídá volající stanici na jejím kmitočtu). Tento způsob však vyžaduje velmi stabilního laditelného oscilátoru, má-li být kvalita tónu alespoň přibližně taková, jaká dává oscilátor, řízený krystalem. Další nesnáz je v tom, že takový oscilátor většinou nelze klíčovat, takže klíčování se provádí na některém výkonnému stupni, čímž zase trpí kvalita tónu, nehledě k tomu, že se zde těžko obejdeme bez klíčovacího relé, a že i při nejdokonalejším stínění oscilátoru může tento rušit v přestávkách vysílání přijímač, naladěný na stejný kmitočet.

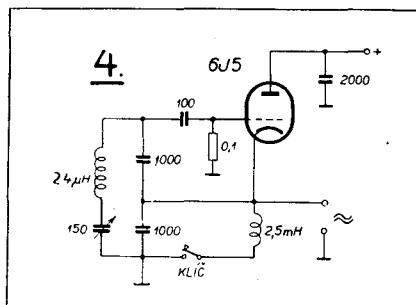Obraz 4. Zapojení stabilního oscilátoru pro VFO. S hodnotami, udanými ve schématu, je vlastní kmitočet oscilátoru při kapacitě 88 pF, 3,5 Mc/s. Cívka má 27 závitů drátu Ø 1 mm, vinuto na kalitovou kostru Ø 45 mm, délka vinutí 40 mm, činitel Q = 200.



Všechny tyto potíže odstraňuje zapojení na obr. 4 A. Zapojení je v podstatě obměněný stabilní oscilátor J. K. Clappa se kterým se naši čtenáři seznámili v článku Stabilní oscilátor v minulém čísle tohoto listu (str. 161) a proto se s jeho funkcí a důvody jeho neobyčejné stability nemusíme zabývat. Jak potvrzily zkoušky laboratoře QST, je oscilátor stabilnější než nejlépe provedený tovární VFO, nepotřebuje stabilisace anodového napěti, protože pokles anodového napěti z 250—150 V změní jeho kmitočet asi o 20 c/s.

Klíčování je rovněž velmi jednoduché zcela bez kolísání tónu a bez obávaných „klíksů“ i když se nepoužije klíčovací filtr, protože jako filtr působí tlumivka 2,5 mH a kondenzátor 1000 pF, které jsou členy oscilátoru. Rovněž tak nepotřebuje oscilátor oddělovací stupeň, protože v napěti se odebírá z kondenzátoru 1000 pF. Tepelná kompenzace, jak již bylo zdůrazněno ve jmenovaném článku, omezuje se na kompensování teplotního součinitele ladicího kondenzátoru 150 pF (vzduchový) a ladící indukčnosti 24 μH. Zkoušky však potvrzily, že při pečlivém provedení není ani tato kompenzace nutná. Jsme ochotni souhlasit s názorem časopisu QST, že popisovaný oscilátor se asi v brzkou stane standardním zapojením pro amatérské VFO. (QST, May 1948, str. 42—43.)

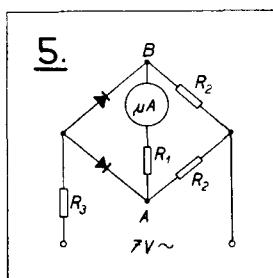

Obraz 5.
Zapojení
voltmetru
v přístroji
Supreme
592.

Zajímavé zapojení st. voltmetru

— nalezli jsme v universálním miliampér-volt-ohmmetru firmy Supreme (model 592). Přístroj má st. stupnice neobyčejně rovnoramennou již při základním rozsahu 7 V. Vysvětlení podle zapojení na obr. 6. Místo Graetzova můstkového zapojení, při kterém proud probíhá vždy dvěma usměrňovači a u kterého se proto zakřivení charakteristiky usměrňovače uplatní v obvodu dvakrát, použila jmenovaná firma zapojení dvoucestného jen se dvěma usměrňovacími článci. Zapojení je obdobné dvoucestnému usměrnění jak je známe z eliminátorů s transformátorem. Souměrné vinutí transformátoru zde nahrazují odpory R2, které tvoří současně větší část předřadného odporu pro základní rozsah. Odpor R1 se volí tak aby na svorkách AB bylo potřeba pro plnou výchylku přístroje 0,5 V. Odpor R3 doplňuje celkový odpor obvodu, aby základní rozsah byl okrouhlý. Výhoda tohoto zapojení je tedy poměrně značná linearita stupnice, nevýhoda v tom, že citlivost je asi třikrát menší než u zapojení Graetzova, což vyžaduje, aby měřicí přístroj byl co nejcitlivější. V jmenovaném přístroji je použito mikrometri 40 μA a citlivost při stř. rozsahu je 1000 Ω/V. (Radio Craft, March 1948, str. 32.) — Podobného zapojení používal přístroj Multizet (Siemens-Halske) z r. 1935. Zákl. rozsah systému 0,3 mA, přístroj 3 mA. Pozn. red.

UNIVERSÁLNÍ PŘÍSTROJ

na zkoušení elektronek

(Dokončení se str. 189.)

Konstrukce.

Kostra přístroje je svařována z uhelníku 30×30×4 mm. Kryt je z hliníkového plechu síly 4 mm a stříkán šedým krystalovým lakem. Po stranách jsou rády větracích otvorů (pod chassis i nad chassis). Zdroje anodového, mřížkového a žhavicího napěti jsou na horním, velkém chassis a zesilovač se svým zdrojem a s transformátorem zkoušecky zkratů na dolním, menším chassis.

Výměnné zástrčky s 9 kolíčky a různými objímkami pro elektronky jsou opatřeny rukojetmi, za které lze uchopit při vyměnění. Zásuvka s 9 zdírkami pro tyto zástrčky je zapuštěna, takže horní okraje vodorovné desky a zástrčky tvoří při zasunutí jednu rovinu.

Měřicí přístroje.

Vž., voltmetr žhavicího napěti, rozsahy 120; 40; 12; 4; 1,2 V, střídavý i stejnosměrný, rozsah mAmetu 0,4 mA.

Iž, ampérmetr pro žhavicí proud, rozsahy 10; 3; 1; 0,3; 0,1; 0,03 A, základní rozsah mAmetu 0,1 mA, st. i ss.

VgI, voltmetr pro napěti mřížky I., rozsahy: 100; 30; 10; 3; 1; 0,3 V, základní rozsah mAmetu 0,1 mA.

VgII a VgIII jako VgI.

IgI miliampérmetr pro proud mřížky I., rozsahy: 12; 4; 1,2; 0,4; 0,12 a 0,04 mA, základní rozsah 0,04 mA.

IaI, hlavní miliampérmetr pro anodový proud anody I.: rozsahy: 200; 60; 20; 6; 2; 0,6; 0,2; 0,06; 0,02 mA, základní rozsah 0,02 mA.

VaI, voltmetr pro anodové napěti anody I., rozsahy: 1200; 400; 120; 40; 12; 4 V, základní rozsah 0,4 mA.

VaII jako VaI.

VSM, voltmetr stínicí mřížky, jako VaI. Io (resp. IgIII) miliampérmetr pro proud oscilační mřížky, jako IgI.

IaII, miliampérmetr pro proud anody II., rozsahy: 60; 12; 4; 1,2; 0,4; 0,12 mA, základní rozsah 0,04 mA.

ISM, miliampérmetr pro proud stínicí mřížky, jako IaII.

Přepínače miliampérmetrů spojují v mezipolohách sousední kontakty, kdežto přepínače voltmetrů ne.

Závěr.

Přístrojem lze měřit všechny druhy přijímacích elektronek, i menší vysílaci a zesilovací elektronky. Zdokonalení přístroje by bylo možné použitím elektronkových stabilisátorů napěti, zapojením osciloskopu pro zkoumání charakteristik přímo do přístroje (na př. i se zdroji impulsů pro cejchování souřad. os, jak je to známo ze zahraničních přístrojů tohoto druhu), případně zapojením generátoru měrného nízkofrekvenčního napěti pro měření dynamického zesilovacího činitele.

(Mechanické práce na tomto přístroji provedl velmi pečlivě p. J. Brejcha z Ústavu radiotechniky, kterému na tomto místě za jeho přispění děkuji.)

MĚŘENÍ AMPÉRHODINOVÉ KAPACITY

Pokus o jednoduché zjištění jakosti běžných zdrojů pro bateriové přijímače

Použivatel žádá baterie, které by při daných rozmněrech a ceně vydrželo co možná nejdéle, t. j. které by do připojeného spotřebiče co nejdéle dodávaly potřebný proud při daném napětí. Je tedy životnost určena využitelným obsahem elektrické energie, kterou články uskladňují, či t. zv. watthodinovou kapacitou.

$$Wh = E \cdot I \cdot T \quad (W, V, A, h)$$

Napětí článku při používání (vybíjení) klesá, ale připojované spotřebiče zpravidla snášejí nepříliš velký pokles napětí bez újmy na funkci. Pak je možné charakterizovat životnost za předpokladu stálého napěti hodnotou $I \cdot T$ či t. zv. kapacitou ampérhodinovou:

$$Ah = I \cdot T \quad (E \text{ konst.}; A, h)$$

Vybíjet je možné stálým proudem nebo do stálého odporu. První případ nastává u žhavicí baterie, kde sice poklesnuví napětí způsobí pokles proudu, protože však studenější vlákno má odpor menší, klesl proud mnohem méně a můžeme jej zhruba pokládat za stálý. Vybíjení do stálého odporu je zase přibližně realizováno odberem anodových obvodů, pokud má přístroj pevná předpětí pracovních mřížek. Při měření je vhodné napodobit ten způsob, který je blížší skutečnému použití. To se také stalo v dalších pokusech.

Pokud bychom udržovali vybijecí proud přesně stálý, pak zjistíme ampérhodinovou kapacitu vynásobením tohoto proudu dobou, po níž vybijení trvalo a dokud napětí nekleslo pod zvolenou část napětí původního. Napětí při vybijení větším proudem klesá však dosti rychle, a udržování stálého proudu je pracné (mohlo by být usnadněno použitím elektronkového obvodu).

Při vybijení do stálého odporu klesá proud úměrně s klesajícím napětím článku. Chceme-li zjistit kapacitu, musíme proud často měřit, po skončení vybijení nakreslit do diagramu proud v závislosti na čase, a vhodným způsobem změřit plochu, omezenou čarou diagramu, oběma osami a poslední pořadnicí, při níž napětí kleslo na zvolenou dolní mez. To není nic jiného než grafické zjištění integrálu:


$$Ah = \int_{E_{\min}}^{E_{\max}} i \cdot dt$$

Také toto měření je pracné a závislé na řadě hodnot.


Je však způsob, jak zjistit ampérhodinovou kapacitu prostým vážením galvanicky vyloučeného kovu; vyloučení probíhá zcela samočinně, a bez vlivu na přesnost stačí občas kontrolovat napětí a proud. Množství vyloučeného kovu, které snadno zjistíme vážením kathody před pokusem a po něm, je přímo úměrné ampérsekundám, které lázní prošly:

$$G = A \int i \cdot dt$$

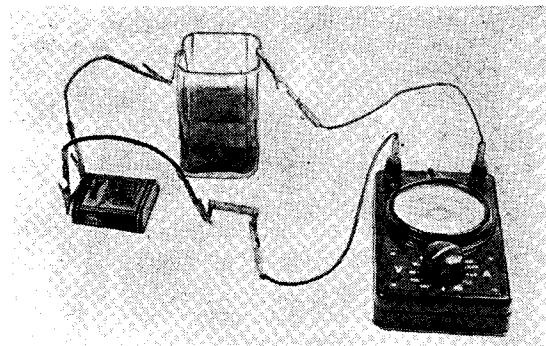Snímek z jednodušného aparatury: Skleněná nádobka s elektrolytem a dvěma zavěšenými elektrodami, zkoušená baterie, zatěžovací odporník a miliampérmetr tvoří uzavřený proudový obvod.



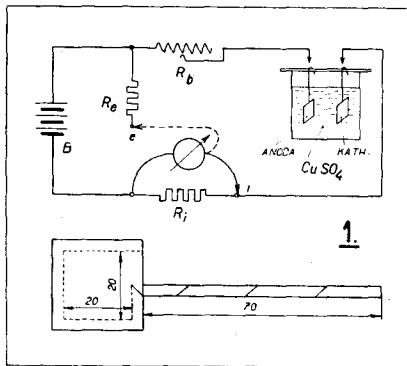Obrázek 1. Úprava pokusu pro zjištění ampérhodinové kapacity. Jediné měřidlo, přepínatelné z bočníku R_b na předřadný odpor R_v , zastane voltmetr i ampérmetr; posuvným reostatem R_p se nařídí vhodný vybijecí proud.



A je elektrochemický ekvivalent, který udává, jakou váhu kovu vyloučí jedna ampérsekunda (to může být, jak nepohybně víte, jeden ampér, protékající právě jednu vteřinu, nebo deset miliamperů, tekoucích 100 hodin, atd.). Tato hodnota A závisí na druhu kovu, ale nikoli na jiných vlivech, jsou-li splněny základní podmínky galvanického vyloučování, a činí pro stříbro 1,118 mg/As, pro měď 0,3294 mg/As atd. Při pokusech raději použijeme hodnoty A přepočtené pro gramy a hodiny:

$$A = 0,3294 \text{ mg/As} = 0,3294 \cdot \left(\frac{1}{100} \text{ g} \right) /$$


$$\left(\frac{1}{3600} \text{ hod.} \right) = 3,6 \cdot 0,3294 \text{ gramu/ampér-hodinu} = 1,187 \text{ g/Ah (pro měď).}$$

Kapacitu v ampérhodinách pak vypočteme z váhy G vyloučené mědi:

$$Ah = (\text{váha vyloučené mědi v g}) : 1,187.$$

Podmínkou použitelnosti je, aby vyloučování mědi bylo umožněno a nebylo rušeno příliš nízkou teplotou, nedostatkem zásobního kovu na anodě, příliš zfeděným nebo znečištěným elektrolytem. Popsaný způsob je podstatou t. zv. voltametu, jímž je také definována praktická jednotka proudu. Ve fyzice a při cejchování se používá voltametru se stříbrem, výrobci baterií kontrolují své výrobky voltametrem rtuťovým, jehož výhodou je snadná cejchovatelnost bez vážení a možnost rychlého opětného použití přelitím rtuti zpět k anodě. Pro svůj pokus jsme vybrali měď jako nejsnazší dostupný kov, i když jeho ekvivalent je menší než u stříbra.

Zkoušená baterie B je vybíjena přes odpor R_b a elektrolytickou lázeň; nastavitelným R_b nařídíme žádaný vybijecí proud. Lázeň tvoří skoro nasycený roztok modré skalice, t. j. siranu měďnatého, $CuSO_4$, dále je tu měděná anoda a kathoda. Elektrody vyrábíme tak, aby na čtvercový centimetr povrchu připadlo zhruba 25 mA, anodu tak silnou, aby zásoba kovu stačila pro celý pokus, anodu naopak co možná slabou, aby bylo lež snadno přesně zvážit vyloučený kov. Úpravu, při níž se obejdeme bez spájení, ukazuje obrázek 1 dole: z okraje plíšku, který jsme určili za elektrodu, odstříhneme pásek a vhodným přehnutím v rozích jej vyrovnané, aby tvořil přívod. Před rozpuštěním jej ochráníme lehkým nátěrem laku.

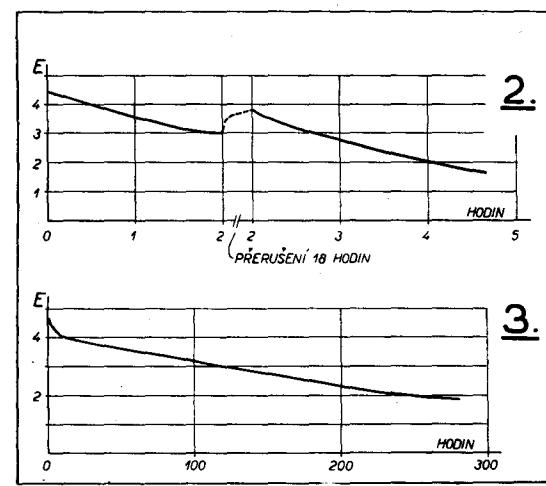

Obrázek 2. Výběžecí křivka tříčlánkové kapsené baterie při vybijení proudem 100 mA.

Obrázek 3. Výběžecí křivka baterie téhož typu a ze stejné výroby, při středním vybijecím proudu 10 mA.

Kromě toho je ve vybíjecím obvodu ampérmetr pro kontrolu vybíjecího proudu, a voltmetr, který jen občas připojíme, abychom mohli zjistit, jak už pokleslo napětí zkoušeného článku nebo baterie. Oba přístroje zastane jediný miliampérmetr s vhodnými odpory. Můžeme takto zkoušet jediný článek, nebo libovolně velkou řadou baterií, při čemž měříme jaksi průměr z kapacit jejich článků. Mění se jen vybíjecí odpor podle napětí.

Aktivní plochy elektrod odmáštěme vyčištěním vdeňským vápнем a poté opláchnutím v destilované vodě, aby měď dobře přecházela a na kathodě pevně lpěla. Před začátkem pokusu zvážme suchou kathodu na přesných vážkách, po ukončení rovněž, odečtením vypočítáme váhu vyloučeného kovu G , z níž prve uvedeným vzorcem najdeme Ah .

Pokus I — žhavici baterie. (=tříčlánková plochá baterie pro kapesní svítlinky).

V zapojení podle obrazu 1 jsme udržovali posuvným reostatem stálý proud 100 mA. Baterii jsme vybijeli až do napětí 1,68 V (tedy mnohem déle, než jí můžeme používat) s jedním přerušením celkem 4 hodiny 40 minut. Během pokusu jsme zapisovali čas a napětí na zatěžovacím odporu. Změřené hodnoty, zakresleny do grafu 2, ukazují, jak klesá napětí s časem, i jak se baterie bez zátěže opět regeneruje. Zjištění kapacity: ježto se během pokusu téměř zcela spotřebovala anoda č. 2, byla nahrazena číslem 3 a zváženy obě.


Váha v gramech před po

	Elektroda pokusem skončení	rozdíl
Kathoda č. 1	0,90	1,4
anoda č. 2	0,90	+ 0,50
anoda č. 3	0,85	— 0,55

Z anod se tedy rozpustilo 0,55 g materiálu a na kathodě se vyloučilo 0,50 g; rozdíl obou vah neznamená, že bychom nepřesně vážili, nýbrž prozrazuje, že měď obsahovala přiměšiny, kysličníky atd., které byly při rozpouštění mědi uvolněny a spadly na dno nádoby.


Po skončeném pokuse jsme vypočetli dosaženou kapacitu jednak násobením I a T , t. j. $0,1 \text{ A} \times 4,67 \text{ hod.} = 0,467 \text{ Ah}$, jednak podle vzorce $I \cdot T = G/1,187$, t. j. $0,50/1,187 = 0,422 \text{ Ah}$. Menší výsledek je patrně správnější; udržování proudu nebylo asi zcela dokonalé.

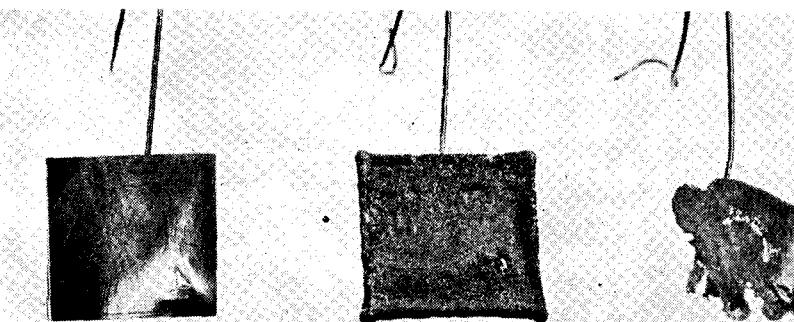Měděné elektrody z voltametu: vlevo elektroda před použitím, uprostřed kathoda, po krytí vyloučenou mědi, vpravo téměř zcela spotřebovaná anoda. Přívody jsou připájeny na rozdíl od návodu v textu.



STABILNÍ OSCILÁTOR

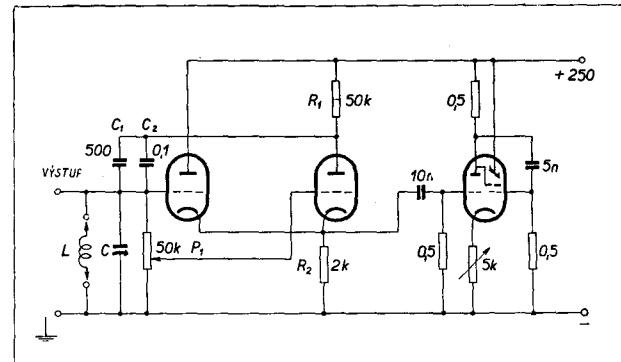s jednoduchým
připojením
resonančního
obvodu



Vbězovém čísle Radio Craft popisuje A. Haas zapojení oscilátoru, schopného vyrábět kmity od 50 c/s do 10 Mc/s. Ve schematu je použito dvojitý triody 6N7; oba její systémy jsou vázány společným kathodovým odporem. Obvod pracuje takto: Předpokládejme kladný impuls na

Pokus II — anodová baterie. Zvolili jsme vybijení stálým odporem, což také předpisují naše i zahraniční normy. Abychom se přiblížili poměrům, jaké jsou v malém přenosném přijimači se spotřebou anodového proudu asi 10 mA, použili jsme opět tříčlánkové ploché kapesní baterie téhož typu a výroby, jako v předešlém případě, avšak zatížili jsme ji tentokrát pevným odporem 300 ohmů/2 W a v pravidelných obdobích jsme měřili proud i napětí. Vybijecí křivka klesala tentokrát mnohem pomaleji a pro pokles napětí na 1,95 V, kdy byl pokus skončen, bylo třeba 282 hodin. Během pokusu jsme jednou vyměnili nedostatečně vyměšenou a proto příliš brzy spotřebovanou anodu. Zvážením kathody před pokusem a po něm jsme stanovili váhu vyloučené mědi 2,00 g a z toho vypočetli kapacitu $I \cdot T = G/1,187 = 2/1,187 = 1,68 \text{ Ah}$.

Proč v prvním případě vyšla kapacita 0,422 Ah, a nyní hodnota čtyřnásobná? Mohli bychom předpokládat, že baterie v prvním případě byla mnohem horší jakosti než po druhé, když bychom však pokusy opakovali mnohokrát a s bateriami nejrůznějšího původu, vždy bychom došli k závěru, že kapacita baterie závisí podstatně na zatěžení, a to tak, že s klesajícím zatěžovacím proudem stoupá. ●

anodě A2. Kondensátory C_1+C_2 se přenesou na mřížku G1 a vzniklá změna anodového proudu se projeví opět kladným pulsem na kathodovém odporu R2. Běžec potenciometrem budí zatím dole, na zemním konci. Kladný impuls na kathodě značí tedy záporný impuls na mřížce, pokles anodového proudu druhé elektronky, i úbytku na R1. Původní impuls se ukáže opět na anodě A2, zesílen činitelem zisku systému, a to se stejnou polaritou. Soustava má tedy kladnou zpětnou vazbu, je schopna vyrábět a udržovat kmity v rozmezí, v němž je celkové zesílení větší než jedna; kmítocet je dán konstantami oscilačního obvodu L-C.

Vyzkoušeli jsme toto zapojení jako obvykle na prkénku. Namísto u nás vzácné duotriody jsme použili dvou vojenských pentod NF2 (= AF7 se žhavením 12,6 V/0,2 A) v triodovém zapojení, t. j. druhé a třetí mřížky spojeny s anodou. Při anodovém napětí 150 V a hodnotach součástek podle schématu potvrdil osciloskop, že lze skutečně dosáhnout sinusového průběhu kmítů v celém rozsahu, od několika desítek kmítů za vteřinu až do pásem krátkovlnných.

Potenciometr, připojený paralelně k oscilačnímu obvodu, řídí zápornou zpětnou vazbu, kterou zvětšujeme pohybem běžce od zemního konce směrem k mřížce až k bodu, kde oscilace vysadí. Tak lze řídit zisk zesilovacího stupně a tím do jisté míry zlepšit tvar vyráběné sinusovky.

Původní zapojení se vyznačuje ladicím indikátorem 6E5, který jsme při zkouškách nahradili evropskou obdobou AM2. Když oscilátor nekmitá, svítí magické oko jasně, s ostře ohrazenými kraji výsečí; při nakmitání oscilátoru lesk polekne a okraje jsou jako rozmazány. Lze tak odhadnout aspoň zhruba amplitudu kmítů; elektronkovým voltmetrem podle RA 4/48 jsme naměřili maximální napětí 9 až 14 voltů.

Na výrozsazích, které jsme používali jako obvodu L-C běžných ladících součástek dvoulampovky, lze dosáhnout při vytvoření kondenzátoru $C = 500 \text{ pF}$ změny kmítotu 1: 4 při změně rozkmitu 4: 3 až 4: 2; při použití jako generátor akustických kmítotů je dobré nepoužívat příliš malé kapacity, jinak kmity nejsou sinusové.

Popsané zapojení lze snadno improvizovat a sestavit s minimálním počtem součástek. Oscilační obvod je připojen pouze ve dvou bodech, nevyžaduje tedy cívky s odbočkou nebo s pomocným vinutím pro zpětnou vazbu. Proti oscilátoru s transistorem je zde výhodná možnost řídit zpětnou vazbu a tím ovládat amplitudu a tvar vyráběných kmítů.

-hv-


ELEKTRODYNAMICKÝ PÁSKOVÝ MIKROFON

Odvození základních vlastností, návrh a návod ke stavbě



Kryt z dírkovaného plechu, vylepený jemnou tkanicí, chrání mikrofon před prachem a dechem. Vidlice dovoluje nastavit nejvhodnější polohu. Mikrofon může být také zavřen.

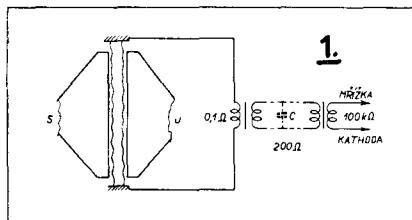Obraz 1. Podstata konstrukce mikrofonom a spojení s transformátory: z pásku do linky a z linky do zesilovače.



velmi jemný, musí být mikrofon chráněn před poškozením dosti hustou sítkou nebo krytem z dírkovaného plechu, pokrytým zevnitř jemnou látkou.

Střídavá rychlosť vzduchu má vždy určitý směr. Je-li pásek kolmý na tento směr, pohybuje se plnou rychlosťí vzduchu, je-li z této polohy natočen o úhel α , vytváří napětí jen složkou rychlosťi $v_0 \cdot \cos \alpha$, a je-li rovina pásku ve směru rychlosťi vzduchu, je $\alpha = 90^\circ$, $\cos 90^\circ = 0$, mikrofon „je hlučný“. Vypočteme-li, jaký díl z největšího dosažitelného st napětí e_0 vytváří mikrofon při různých úhlech dopadu α , získáme známou osmičkovou charakteristikou na obrazu 3. Je tvořena dvěma kružnicemi.

Abychom vysvětlili názorněji, proč zvuk, přicházející v rovině pásku, nemůže vytvořit napětí, připomeňme, že pásek se jednak nemůže pohybovat příčně, protože ve své rovině je poměrně tuhý (nosník na výšku), a vzduchu vystavuje úzkou hranu s malým odporem. I kdyby se však pohyboval, dalo by se to ve směru magnetického pole a nikoli příčně na ně, jak je nezbytné, má-li pohybem v mg poli vznikat na vodiči napětí.

I. Podstata, vlastnosti

U páskového mikrofonom elektrodynamického vzniká proměna zvukové energie v elektrickou tím, že lehký kovový pásek, volně pohyblivý v magnetickém poli, získá při pohybu vlivem chvějícího se vzduchu indukované napětí (obraz 1). Pásek bývá 5 cm dlouhý, široký 3 až 5 mm a sily 0,002 až 0,01 mm. Protože sám dává při malých základních složkách malé napětí, je možné použít transformátoru, kterým se odporník pásku, řádově 0,1 Ω, přizpůsobí bud lince k zesilovači s odporem 200 Ω, nebo přímo vstupnímu obvodu zesilovači elektronky, řádově 100 kΩ. Uvádí se napětí 1,5 až 2 mV na odporu 100 kΩ při akustickém tlaku 1 mikrobar, kteráž hodnota odpovídá 74 fonům, tedy asi takovému zvukovému výkonu, jaký je na hlučné ulici. Pásek není napnut, nýbrž naopak mírně zvlněn a upevněn zcela volně. V nejobvyklejším provedení je s obou stran přístupný, sleduje tedy rychlosť vzduchu. Protože je

jestliže se vodič pohybuje rychlosťi v cm/vt kolmo ke směru siločar magnetického pole rovnoměrného, o stálé magnetické indukci B , a kolmo ke své délce l cm, vznikne na něm napětí

$$e = B \cdot l \cdot v \cdot 10^{-8} \text{ voltů} \quad (1)$$


Zvlněný pásek můžeme nahradit páskem přímým stejně délky. Je-li rychlosť v časovém rozvinutí střídavá a přísluší-li nějakému zvuku, bude indukované napětí rovněž střídavé a jeho průběh bude věrným obrazem průběhu rychlosťi tenkrát, budou-li veličiny B a l nezávislé na v .

Uvažujme velmi krátkou část pásku. Malícké napětí, které se při chvění pásku na ní indukuje, bude nesresleným obrazem rychlosťi pásku a tedy zvuku, jestliže hodnota B při kmitání pásku bude stálá. První podmíinkou věrnosti je tedy, aby v příčném řezu nástavky byla magnetická indukce stálá v rozsahu největších možných výchylek pásku. Lze si představit, že výchylky pásku jsou malé, a že tedy splnění požadavku rovnomořnosti magnetického pole nebude obtížné.

Jak je tomu s podélným průběhem pole, ve směru pásku a nástavky? Představme si řadu takových kratičkých kousků pásku; budou-li mít všecky touž rychlosť a totéž pole, vznikne na nich stejně napětí. Tato napětí jsou spojena do série, a i když nebudou co do velikosti stejná, nýbrž jen podobná, t. j. stejně fáze a podobného tvaru průběhu, bude jejich součet zase věrným obrazem průběhu rychlosťi, pokud bude splněna podmínka první, t. j. pokud každý element pásku bude při kmitání proti proti pole stálého B . Stačí tedy, bude-li magnetická indukce stálá jen v příčných průřezech, nemusí však být a také nebývá stálá po celé délce mezery a pásku.

Uvedli jsme, že pásek je zvlněn a uložen volně, a upevněn jen tak, aby trvale zůstal mezi nástavky. To znamená, že síly pružnosti jsou malé (veliká poddajnost = velká mechanická obdoba kapacity) a i při nepatrné váze pásku (malá mechanická indukčnost) je vlastní kmitočet pásku rádu 1 c/s nebo méně. Oblast činnosti páskového mikrofonom leží tedy nad resonančním kmitočtem pásku, který je proto ve svém pohybu brzděn jen silami setrválosti. Aby mohl pásek sledovat pohyb vzduchu, musí být tyto síly malé, t. j. pásek musí být lehký. Protože je co možná tenký, pokud to dovoluje ohled na jeho nezbytnou pevnost a na požadovaný ne-příliš velký odpór. Rozměry, uvedené na počátku, jsou osvědčené a používané. Amatérské konstrukce vyhoví se snesitelným úbytkem na citlivosti i s páskem silnějším, až asi do 0,03 mm (1, viz seznam pramenů na konci článku).

Podle vzorce pro napětí na pásku snadno odvodíme podmínky citlivosti: pásek by měl mít značnou délku l a být uložen

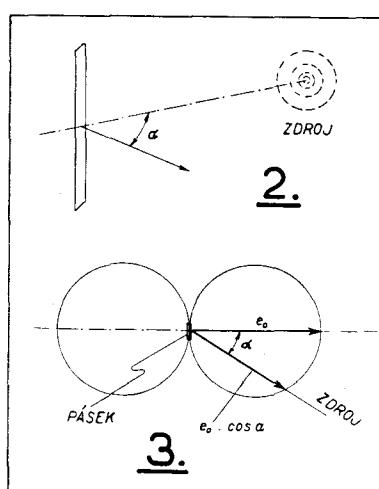

Obraz 2. Odvození směrové charakteristiky.
— Obraz 3. Směrová charakteristika osmičková.

v poli o značném B , t. j. pokud lze silný magnet. Délka sama nám však neprospěje ze dvou důvodů: spolu s ní roste odpor pásku a klesá možnost transformace vzhůru, za druhé pásek by musel být silnější, aby se nepřetrhl vlastní vahou. Zato druhá podmínka vede k cíli, a jistě je citlivější mikrofon s velkým a dobré zpracovaným magnetem.

Zdálo by se možným zvětšit B zmenšením mezery a použitím užšího pásku, v tom případě však opět roste odpor pásku a také podíl neužiténé části mezery, totiž volného prostoru po stranách pásku, nutného pro možnost jeho volného pohybu.

Pásek s obou stran volný reaguje na rychlosť vzduchu či na gradient tlaku, a vyznačuje se prve uvedenou osmičkovou charakteristikou (obraz 4 A). Jestliže však jednu stranu pásku zakryjeme a připojíme k ní prostor, který utlumí vzdutové vlny zadní strany pásku (zvukový labyrint), pak bude pásek řízen nikoli rychlosťí, nýbrž tlakem vzduchu a mikrofon získá směrovou charakteristiku kulovou (obraz 4 B). Nechť zvuk přichází s kterékoli strany, vždy vytvárá v místě mikrofonu střídavý tlak, a protože tlak v plynech podobně jako v kapalinách působí všemi směry stejně, vždy kolmo na plochu, která je mu vystavena, přijímá takový mikrofon zvuk se všech stran stejně.

Je-li jen polovice pásku zakryta a opantrána labyrintem, získáme směrovou charakteristiku kombinovanou z kulové a osmičkové. Nesmíme je prostě sečist, nýbrž jednu kružnici osmičky sčítáme s kružnicí všešměrové charakteristiky, druhou odečítáme. Tak vznikne směrová charakteristika srdečkovitá (obraz 4 C), tedy jednostranová s širším úhlem otevření než při charakteristice osmičkové, a jen po jedné straně.

II. Odhad citlivosti

Jakkoli jsme v předchozích odstavcích vyčerpali střízli základní prvky páskového mikrofonu a jen způsobem, k němuž nám místo a zájem čtenářů dávají oprávnění, uvedme ještě neméně stručný postup při odhadu napětí, jaké asi mikrofon bude dávat. I když je lze použít již uvedené hodnoty, použijme této přiležitosti k ukázce méně běžné problematiky elektroakustického oboru.

Napětí na mikrofonu vypočteme podle vzorce (1). Indukci v mezeře, B , odhadneme na 1000 gaussů, délka $l = 5$ cm, chybí nám dosud veličina v . Je to efektivní hodnota rychlosťi pásku při kmitání, a má k nějaké stálé postupné rychlosťi vztah asi takový, jako má střídavé napětí (s polaritou měnící se z jedné v opačnou

dvakrát za periodu a s hodnotou proměnnou mezi nulou a maximem kladným nebo záporným) k nějakému napětí stejnosměrnému.

Zajímá nás napětí efektivní, jaké asi vytváří čistě harmonický zvuk (sinusového průběhu) o kmitočtu 1000 c/s mezi konci našeho pásku. Při tom předpokládáme, že rychlosť pásku je rovna rychlosťi vzduchu.

Tato rychlosť v spolu se střídavým tlakem p určuje akustický výkon podobně jako proudová hustota s napětím určují výkon elektrický:

$$N = S \cdot p \cdot v \cdot \cos \varphi \quad (\text{erg/sec, cm}^2, \mu\text{B} \cdot \text{cm/s}) \quad (2)$$

kde N je akustický výkon v ploše S při tlaku p , rychlosti v (obě hodnoty efektivní) a $\cos \varphi$ je fázový rozdíl mezi tlakem a rychlosťí. Jednotky jsou uvedeny vedle vzorce, mikrobar (μB) je jednotka tlaku a rovná se jednomu dynu na cm^2 .

$$\text{Poměr } z = p/v \quad (3)$$

tlaku a rychlosťi, je odpor, kterým se protištředí — v našich úvahách vzduch — brání uvedení do rychlosťi v . Tato hodnota závisí jen na teplotě a tlaku vzduchu, a je při 20° C a 760 mm Hg rovna 41,5 dyn sec/cm^2 . Táž hodnota z je určena vztahem

$$z = c \cdot h \cdot \cos \varphi \quad (4)$$

kde c je rychlosť šíření zvukových vln v prostředí (pro vzduch 34 000 cm/s), h je specifická váha (vzduch = 0,001 205 g/cm^3) a φ je fázový úhel mezi vektorem p a v . U vln roviných, resp. prakticky ve vzdálenosti jedné vlnové délky λ od zdroje, je φ prakticky 0, jinak ve vzdálenosti r od zdroje platí

$$\tan \varphi = \lambda / 2\pi r \quad (5)$$

Vztah mezi efektivní rychlosťi vzduchu v a amplitudou a jeho častic:

$$a = v \sqrt{2 / 2\pi f} \quad (6)$$

kde f je kmitočet.

Abychom mohli vypočítat, jakou rychlosť bude mít vzduch a tedy pásek, je třeba ještě udat souvislost mezi hlasitostí a akustickým tlakem. Vycházíme od efektivního tlaku 1 mikrobar, který přísluší hlasitosti 74 fony, t. j. asi takové, jakou slyšíme na hlučné ulici. S touto hlasitostí počítejme.


Podle vzorce (3) a známé hodnoty $z = 41,5$ můžeme vypočítat příslušnou efektivní rychlosť

$$v = p/z = 1/41,5 = 0,024 1 \text{ cm/s}$$

To dosadíme spolu s $l = 5$ cm a $B = 1000 \text{ G}$ do vzorce (1):

$$e = 1000 \cdot 5 \cdot 0,024 1 \cdot 10^{-8} = 1,205 \cdot 10^{-6} \text{ Veff}$$

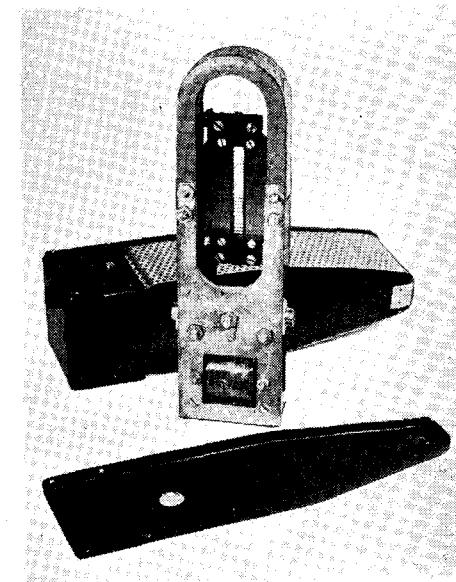Obraz 4 A. Osmičková charakteristika páskového mikrofonu rychlostního. — B — kulová charakteristika páskového mikrofonu tlakového (zadní strana pásku je vázána na akustický labyrint). — C — sdružením rychlostního a tlakového způsobu práce lze získat charakteristiku srdečkovou, mikrofon reaguje jen na zvuk s jedné strany.



Součásti krytu a mikrofon ze zadu. Ve výrezu dole je upevněn transformátor.

t. j. okrouhle jeden mikrovolt. Transformováním z odporu 0,1 Ω na 100 000 Ω , t. j. s převodem $\sqrt{0,1 : 100 000} = 1 : 1000$, získáme napětí 1,2 mV. To souhlasí doslova s hodnotou 1,5 až 2 mV/100 $\text{k}\Omega$, jak je uváděna v literatuře (2).

Jaké výhylky bude při tom pásek konat? Ze vzorce (6) vypočteme

$$\text{pro kmitočet } 50 \quad 500 \quad 5000 \text{ c/s} \\ \text{výhylku} \quad 10,85 \quad 1,085 \quad 0,1085 \times 10^{-5} \text{ cm}$$

Při hlasitosti 100krát větší, t. j. při 114 fonech, budou výhylky rovněž 100krát větší, a tedy při 50 c/s asi 0,11 mm, při vyšších kmitočtech nepřímo úměrně kmitočtu méně.


III. Základy návrhu



Zvolíme pásek o užitečné délce $l = 5$ cm, a šířce 4 mm; při tom mezera v nástavcích magnetu má šířku 5 mm a výšku 3 mm. Zvláštní pásku buď 2 mm, takže pásek má na obě strany možnost výhylky 0,5 mm, ve skutečnosti nejméně dvojnásobek, protože pole je i vně ploch nástatků rovnoramenné.

Nadále by návrh měl postupovat tak, že bychom položili podmíinku, jaká indukce B má být v mezeře, a podle toho vypočítli rozměry magnetů. Ve skutečnosti většína zájemců věděně použije dvojice stejných magnetů, jaké se podaří získat, a v nejlepším případě bude chtit vědět, jaké indukce B dosahne. K výpočtu se hodí vzorec, odvozený v (3), z nichž pro daný případ (dané magnety, žádáno B) vybereme vzorec

$$Bv = \sqrt{lm \cdot Fm \cdot \rho \cdot G/lv \cdot Fv}$$

kde lm a Fm jsou délka a průřez magnetu (při dvou magnetech bereme průřez dvakrát) v cm a v cm^2 , lv a Fv totéž pro vzdutovou mezitu, ρ je magnetický rozptyl, v našem případě odhadnuto na 0,6, G je konstanta magnetického materiálu ($B \cdot H$) max, jež je pro běžné podkovové magnety zhruba rovna 0,35 (tabulka těchto hodnot je ve zmíněném článku). Dosadíme-li v příkladě podle našeho výkresu průřez a délku magnetu $2 \times 2 \text{ cm}^2$

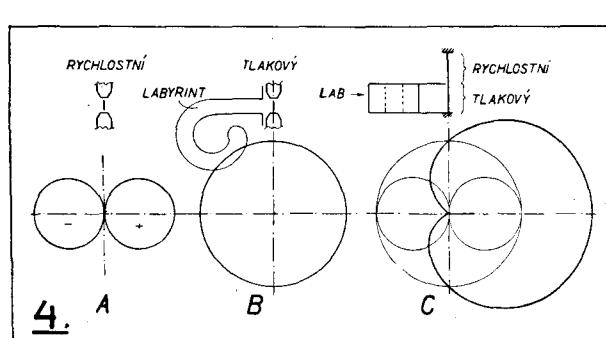

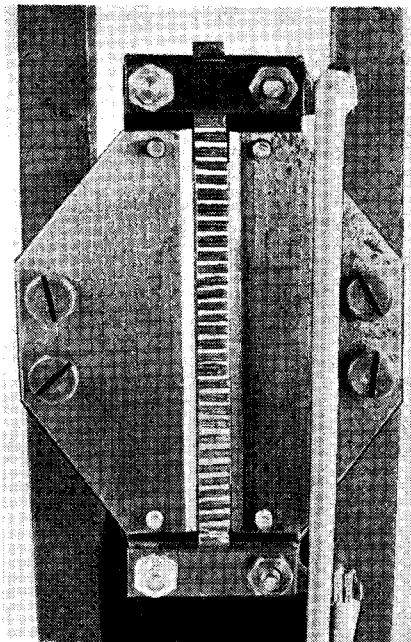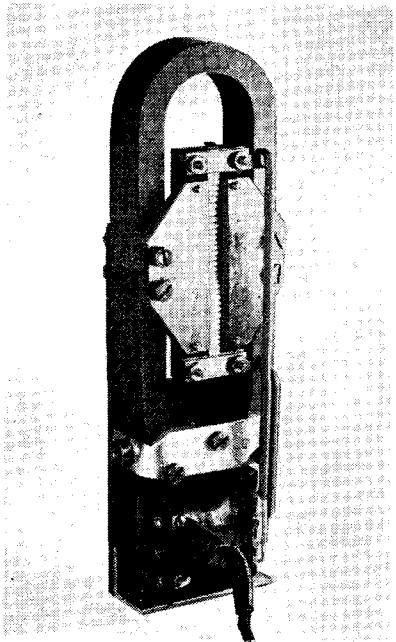

Nahoře: Vlastní mikrofon; vnitřně uložený pásek je měrně prohnut. Silné přívody od transformátoru jsou vedeny těsně u sebe. — Vedle: Pohled zblízka na ústřední část mikrofonusu: pásek mezi nástavky magnetů. — Vpravo: Obraz 5. Tvar a rozměry mezery s páskem (pro výpočet magnetické indukce v mezere).

a 15 cm, průřez a délku mezery (viz obrázek 5) $0.3 \times 5 = 1.5 \text{ cm}^2$ a 0.5 cm, vyjde z citovaného vzorce $Bv = 1300 \text{ gaussů}$, tedy v dostatečně přibližně shodě to, co jsme při odhadu předpokládali, t. j. 1000 G.

Rozvinutím svitkového kondensátoru jsme získali folii o tloušťce 0.1 mm. Za předpokladu, že jde o čistý hliník a při šíři 4 mm a délce 6 cm je její odporn (měrný odporn hliníku 0,0262 $\Omega/\text{m/mm}^2$)

$$R = 0,0262 \cdot 0,06 / 0,01 \cdot 4 = 0,0262 \cdot 1,5 = = 0,0393 \Omega.$$

Pásek však není rovný, jak jsme předpokládali, nýbrž je zvlněním prodloužen asi o třetinu, do níž zahrneme i odpory přechodů a spoje, a počítáme s výsledným odporem 0.04 ohmu. Je to vinou poněkud silného pásku podstatně méně než kolik jsme udávali na počátku.


Převodní transformátor má převod podle toho, chceme-li mikrofon přizpůsobit lince 200 ohmů, nebo přímo vstupu zesilovače. V prvním případě bude převod

$$p^2 = 0,04 / 200 = 1 : 5000, p \doteq 1 : 70$$

v druhém

$$p^2 = 0,04 / 100 000 = 1 : 2500 000, p = 1 : 1580.$$

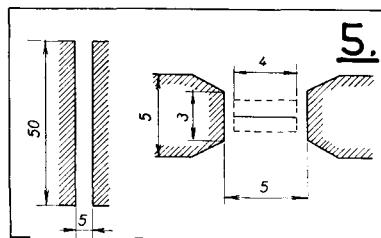Zá jádro se ideálně hodí permalloy, který se občas vyskytuje v přístrojích z vojenského výrobců. V nouzových výrobcích s obvyklým transformátorovým jádrem průřezu asi 4 cm^2 , okénko asi 400 mm^2 . Primář na 5 závitů drátu 2 mm, sekundár pro 200 ohmů 350 závitů drátu 0,25, pro



100 000 Ω asi 8000 závitů drátu 0,06 mm. Kontrolujeme odporn primáru a sekundáru, které nemají přesahnut 0,1 odporu příslušné strany, a indukčnost sekundáru, která má být rovna nebo větší než $R/300$, kde R je odporn 200 resp. 100 000 Ω .

Má-li mikrofon transformátor pro linku 200 Ω , bude zapotřebí ještě transformátor 200/100 000 Ω , t. j. s převodem asi 1:20. Zvolíme jádro o průřezu 5 cm^2 , okénko asi 500 mm^2 , primář 500 závitů drátu 0,3 mm, sekundár 10 000 závitů drátu 0,08 mm. Tento transformátor umístíme pokud lze přímo do zesilovače, bude však nezbytno uchránit jej krytem z železného plechu sily aspoň 1 mm, v rozích pokud lze svařenému, aby magnetická cesta byla dobré uzavřena, vzdáleného od síťového a výstupního transformátoru, a po případě ještě transformátor vhodně natočíme, aby nelovil bručení a zpětnou vazbu.

Zájemci o důkladnější práci mohou si na podkladě udaných hodnot vypočítat transformátory přesněji podle návodu v (4). Při výrobě mohou také zlepšit vlastnosti s ohledem na přenášení pásmo zmenšením rozptylu tím, že kterékoli vinutí rozdělí na polovice, a mezi ně uloží vinutí druhé. — Pro použití jader speciálních chybí obvykle podklady; zpravidla je nutné zkouškou zjistit poměr n^2/L , anebo prostě vypočítat závity podle rozměrů okénka tak, aby vinutí mělo odporn (0,05 \div 0,1) odporu příslušné strany (0,1 Ω ; 200 Ω ; 100 000 Ω), a poté transformátor kontrolovat. Jádra z permalloye postačí zpravidla s polovičním až třetinovým průřezem proti transform. plechům obyčejným.

IV. Sestavení

Základem jsou dva stejné podkovové magnety, které jsou přiloženy souhlasnými póly k sobě a po sestavení mikrofona namagnetovány. Jsou vhodným způsobem spojeny s nástavky N1, N2, mezi nimiž je vytvořena mezera, tvar a rozměry na obrázku 5 a na výkresu. Na koncích nástavků jsou přišroubovány praže P1, P2 ze silného pertinaxu, na nichž jsou izolované upevněny svorky pro pásek mikrofonusu. Tyto svorky jsou z mosazi sily 2 mm (a1, a2), a jejich povrch pájkou ocínajeme. Okraje, mezi nimiž bude pásek vystupovat do mezery, zaoblíme. Jeden pásek má výstupek, na nějž je připájen vývod k transformátoru.

Pásek je z hliníkové folie pokud lze ne silnější než 0,01 mm (měříme několik vrstev kontrolované folie najednou, abychom její tloušťku změřili snáze). Folii získáme nejsnáze smytem papírového podkladu z obalu některých zahraničních cigaret, nebo rozvinutím svitkového kondensátoru. Folie, které prodávají v obchodech, bývají zpravidla příliš tlusté.

Pásek vybereme neporušený, bez dírek, patrných při pohledu proti světlu, a po nořením do horlkové vody jej zavřeme zbytku parafinu anebo lepidla. Ofízneme jej holicí čepelkou na šíři 4 mm a poté jej zvlníme. Budě si k tomu účelu improvizujeme vidlice ze dvou plechů s výřezy, plechy jsou od sebe vzdáleny asi 4,2 mm, a výřezy jsou tak upraveny, abychom do nich mohli klást hřebíčky sily asi 2 mm a pásek mezi nimi hadovitě prohýbat (viz výkres). Jiný způsob vlnění je pozorně sevření pásku mezi dvě ozubené kolečka. Po zvlnění pásku natáhneme tak, aby vlnky nepřesahovaly 2 mm výšky, a upevníme jej mezi svorky tak, aby tu byl zcela volně a při pohybu mikrofonem zřetelně „plaval“ mezi nástavky. Nesmí se jich dotýkat, ani mu nesmí ve volném pohybu překážet železná pilina, kterou silné magnety snadno přilákají.

Spolu s nástavky jsou magnety přitáženy k nosnému plechu z hliníku nebo jiného nemagnetického materiálu, síla asi 2 až 5 mm (Z). V ohbí dolního magnetu je třemi šrouby připevněn třmen 21, který nese zanýtované matky A1, A2 po stranách, jimiž bude mikrofon upevněn do vidlice R. Plech Z však nese také transformátor, který přizpůsobuje odporn pásku odporu linky nebo vstupu zesilovače. Transformátor musí být blízko, protože přívody k němu jsou silné a mají-li mít malý odporn, nemohou být dlouhé.

Podle dat v předchozím odstavci nainieme nejprve sekundár a jeho konce vnitřní zosílíme a připojíme na svorky, nato uložíme isolaci a ochrannou vrstvu z několika vrstev jemného papíru a navineme primář. Místo drátu 2 mm použili jsme dvou současně vinutých drátů sily 1,5 mm, a konce vinutí, na cívce zajištěné přivázaním, jsme vyvedli až k pásku jako přívody. Isolujeme je vhodnou špagetou a vedeeme je těsně vedle sebe, abychom dosáhli malé indukčnosti přívodů. Postavení přívodů je vyznačeno v levé části výkresu nahoře dvěma kroužky, které znázorňují průřez vodiče. Konce připájíme na výstupky svorky pásku.

Kryt mikrofonusu je z dírkovaného plechu, a má být celý takto proveden. Dírky nepříliš veliké, aby pásek účinně chránily

před dechem mluvícího nebo před větrem. Zevnitř plech polepíme jemnou tkaninou na ochranu před prachem. Jen onu část krytu, kde je transformátor, můžeme vyrobít z plného plechu. Na snímcích je kryt s postranicemi plnými; ač při zkouškách mikrofonu v krytu a poté bez něho nebyl shledán zjednodušený rozdíl, který by bylo lze přičíst nezcela přesnému splnění požadavku krytu se všech stran otevřenému, přece

je účelné dodržet to, co vidíme na všech továrních výrobcích. Jinak je možné úpravu a výrobu krytu přizpůsobit možnostem dílny. V našem případě byly postranní plechy krytu vyklepány z podajného hliníku síly asi 1 mm na dřevěné formě, dírkovaný plech vložen mezi ně a zajištěn na několika místech připájenými úhelníčky, které dírkovanou část tiskly zevnitř k okrajům postranic.

Vidlice je ze silného pásku a je přitahována k matkám v třemenu Z1 dvěma šrouby B s vroubkovanými ručními hlavami. Do vidlice je zanýtována trubka ke vsazení na trubku stojanu, kudy také prochází vývod 200 Ω od transformátoru. Může to být stíněný kablík, a jeho vliv na kmitočtovou charakteristiku bude zanedbatelný, pokud kapacita nepřekročí 50 000 pF. Kdybychom použili vývod 100 000 Ω, museli bychom kapacitu omezit na 100 pF, t. j. nejvýš 3 m speciálního stíněného kablu.

Damáci konstruktér jistě nezanedbá možnost dát mikrofonu vzhled přiměřený jeho hodnotě, a i když je odkázán na prosté technologické způsoby, nahradí přesnou a pečlivou prací nedostatek nástrojů.

V. Zkoušení

Připojíme-li takto upravený mikrofon na vstup zesilovače, kterému stačí pro plný výkon 1 milivolt na vstupu, získáme dostatečnou hlasitost i při mluvení z větší dálky a poměrně tiše. Kmitočtové vlastnosti samotného mikrofonu bývají napoprvé velmi dobré, a po odstranění možných závad pokud jde o bručení je možno se přesvědčit i o jeho osmičkové charakteristice. Nepodaří se ovšem, aby z některého směru mikrofon vůbec mlčel, protože děláme pokusy v místnosti a k pásku dojdou vždy kromě vln přímo od zdroje i vlny odražené od stěn a blízkých předmětů. Poznáme to podle zvláštního vyššího zbarvení zvuku, natočíme-li jej do němé polohy, na doklad toho, že zdánlivý zdroj je tentokrát daleko.


Páskový mikrofon totiž při zdrojích blízkých zasiluje hluboké tóny s činitelem $1/\cos\varphi$, kde φ je určen vzorcem (6). Objeví-li se nedostatek výšek a nelze-li jej přičíst k tiži nedokonalému zesilovači, nese odpovědnost přílišný rozptyl transformátoru. Při odstraňování bručení pozor na přívody mikrofonu a sítě, a na vhodné uzemnění stínění.

K čemu se takový mikrofon hodí, to bylo uvedeno v přehledu jeho speciálních vlastností. Amatéři ho použijí nepochyběně tam, kde jim záleží na jakostním přenosu, zejména tedy při pokusech s nahráváním, a snad i u svých vysílačů, třeba se tento obor zpravidla zatím pohybuje mimo oblasti přednesu blízkého dokonalosti.

PRAMENY

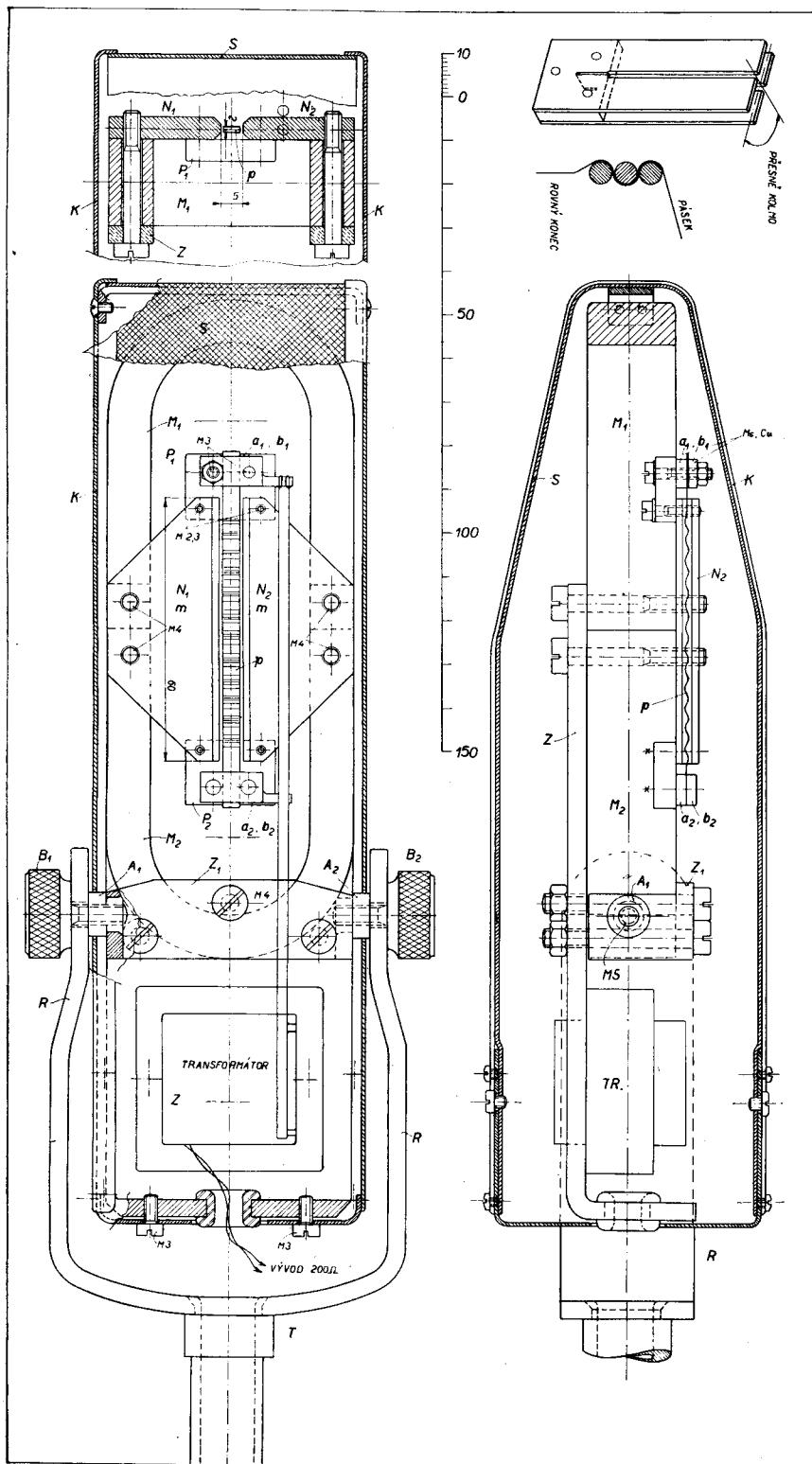- (1) Amatérský páskový mikrofon, V. Remiáš, RA č. 5/1941, str. 97.
- (2) Elektroakustisches Taschenbuch, E. Rickmann, H. Heyda, vyd. G. Neumann, Berlín, 3. vyd., část 12 a 10.
- (3) Obvod se stálým magnetem, Ing. M. Pacák, RA č. 12/1942, str. 201.
- (4) Fyzikální základy radiotechniky, Ing. M. Pacák, I. díl, Orbis, Praha, VII. vydání.

Výkres sestaveného mikrofonu s hlavními rozměry, vpravo nahoře naležato přípravek na zvlnění pásku. (Otisk původního výkresu v měřítku zvětšeném 2:1 lze koupit v redakci t. 1. za 20 Kčs, výlohy se zasláním 2 Kčs).



VÝKONNÝ PŘENOSNÝ SUPERHET

Amatérské napodobení zahraničního vzoru

Zhlédly jsem nedávno anglickou radiotechnickou novinku, malý přenosný bateriový přijímač, který se tvarem i velikostí podobá fotografickému přístroji. Tyto přístroje vyrábí anglická firma Romac Radio Corp., Ltd., The Hyde, Hendon, London, NW 9. Přijímač „Romac Personal Receiver Model 106“ je 240 mm dlouhý, 150 mm vysoký a 56 mm hluboký, váží asi 2 kg. Je to čtyrelektronkový bateriový superhet. Tvar a velikost se mi tak líbily, že jsem se ihned pokusil o stavbu podobného přijímače. Pokud se práce podařila, nechť posoudí laskavě čtenář sám.


Použil jsem materiálu, který lze dnes běžně koupit, a přece jsem se značně přiblížil k anglickému modelu, který je sezenán ze speciálních součástek (miniaturní elektronky, reproduktor, duál atd.). Popisovaný přístroj má rozměry: délka 290 mm, výška 200 mm, hloubka 75 mm. Váží 4,17 kg. Je to čtyrelektronkový superhet s protitaktovým koncovým stupnem, poněvadž jsem žádal hlasitý bohatý přednes. Osazení: DCH11, DF11, DAF11, 2xkrát SB244 (voj.). Čtyři závitů isolovaného drátu v nosném řemenu tvoří rámovou antenu, která je spojena v serii s ladící cívkou s jádrem z práškového železa. Induktivnost L1 a L2 je laděna kondenzátorem C1; T1 je paralelní dolaďovací kondenzátor. Oscilátor je laděn kondenzátorem C2. T2 je oscilační trimr, padí má kapacitu 480 pF. Oscilační mřížka dostává předpětí přes odpor 50 kΩ, kondenzátor 100 pF a vazební cívku L3. Z anody elektronky DCH11 se převádí signál na MF1. Dělič napětí 0,5 MΩ, 1 MΩ a kondenzátor 0,1 μF slouží k samočinné regulaci hlasitosti (AVC). Odpor 40 kΩ napájí stínici mřížku elektronky DF11. Mřížka je blokována 10 nF. Z anody elektronky DF11 je signál přiveden přes MF2 na diodu DAF11. Potenciometr 0,5 MΩ log řídí hlasitost. Odpor 50 kΩ a kondenzátory 100 pF slouží k omezení mezifrekvenčního kmitočtu. Napětí pro samočinnou regulaci hlasitosti odebráme z horního konce odporu 50 kΩ, přes odpor 2,5 MΩ a 1 MΩ

Přístroj má podobně jako anglický jen



tedy 90 V a vydrží, jak již mám vyzkoušeno, až 400 hodin provozu. Žhavení obstarává akumulátor 2,4 V oceloniklový (z vojenského výprodeje), asi 5 Ah, takže vydrží až 14 hodin. (Pro porovnání uvádíme zdroje v anglickém vzoru: anodka Ever-Ready Batrymax B101 s napětím 67,5 V, nepřetržitý provoz 40 hodin, žhavení proud dodává standardní článek Ever-Ready U2, 1,5 V s životem 6–8 hodin, proto menší váha anglického přístroje.)

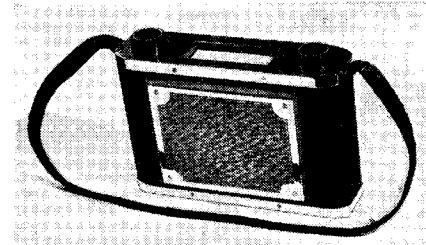Pouzdro přijímače je z hliníkového plechu 0,8 až 1 mm, nastříkáno krystalujícím lakem. Horní i spodní víko z mosazného plechu 1–1,5 mm a poniklováno. Pří-




stroj se odšroubováním čtyř šroubek dá vymout i s horním víkem a popruhem z pouzdra.

Uspořádání součástí vidíme z fotografií. Z přístroje vyčnívají dva knofliky, a to ladící, a knoflik regulátoru hlasitosti s vypinačem. Na boku horního víka jsou dvě očka, na kterých je upevněn nosný popruh, který tvoří zároveň antenu. Ve víku je sklo, které kryje stupnice se jmény vysílačů. Stupnice má ukazatel, posunovaný lankem přes kladíčky a hnané kotoučem pro pohon lanka.

Přístroj má zamontovány potřebné baterie a malý akumulátor pro žhavení uvnitř. Poněvadž anodové baterie jsou značně velké, sestavil jsem anodku ze 30 malých sloupkových baterií, vzoru Mila, kterých je dostatek na trhu. Anodka má

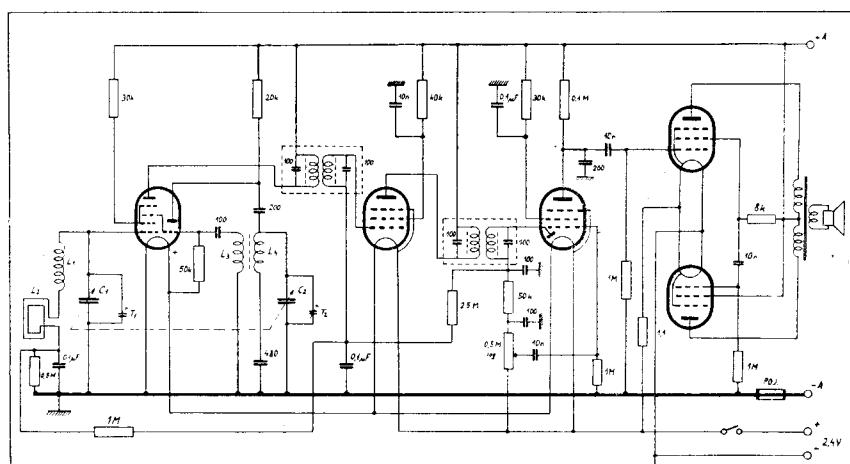Na rámovou antenu chytím ve dne Brno I, Brno II, Prahu I, Vídni, Budapešti, Bratislavu. Večer po 18. hodině slušně asi 30 vysílačů. Připojím-li náhražkovou antenu přes kond. 50–100 pF, výběr a hlasitost se nepoměrně zvětší. Přístroj je velmi selektivní a přednes tak hlasitý, že po ulici budí pozornost kolemjdoucích.



SUPERHET

opravdu universální

Používám-li přijimače doma v místě s el. sítí, napájam je ze sítě s pomocí běžných zařízení, popsaných několikrát v minulých číslech RA, abych ušetřil poměrně drahou anodovou baterie. Akumulátory pro žhavení si nabíjam selenovým usměrňovačem. Přijimač slušně pracuje při pouhých 50 V anodového napětí.

Mil. Škoda

Jak přibývá posluchačů rozhlasu

Ke konci roku 1947 stouplo počet posluchačů ve Švýcarsku na 922 959. Přírůstek za rok 1947 činil 32 272. V počtu jsou zahrnuti i posluchači rozhlasu telefonního (Drahtrundspruch), kterých je 94 753.

Ve Velké Británii a severní Irsku bylo k 1. prosinci 1947 celkem 10 992 200 posluchačů, v čemž jsou i účastníci televize.

1. ledna 1948 bylo v britském okupačním pásmu Německa registrováno 3 134 940 rozhlasových licencí; v tom je i 123 774 posluchačů v americké enklávě Brémách. Za prosinec 1947 se počet posluchačů v tomto pásmu zvětšil o 27 279.


Ve Francii bylo koncem září 1947 5 mil. 737 582 posluchačů. Za září 1947 přibylo ve Francii 6382 posluchačů.

V Irsku bylo 1. října 1947 registrováno 185 158 posluchačů, jejich počet vzrostl od konce roku 1946 o 5154. V letech 1942 a 1943 klesl počet posluchačů rozhlasu v Irsku o 14 000 a tato ztráta byla vyrovnaná roku 1944.

V Rumunsku bylo 1. července 1947 219 tisíc posluchačů rozhlasu.

Pohled ze zadu: Vlevo ladící obvody, které je možné dočasit otvory v krytu, vedle akumulátoru vibrátor a oba transformátory, za nimi reproduktor.

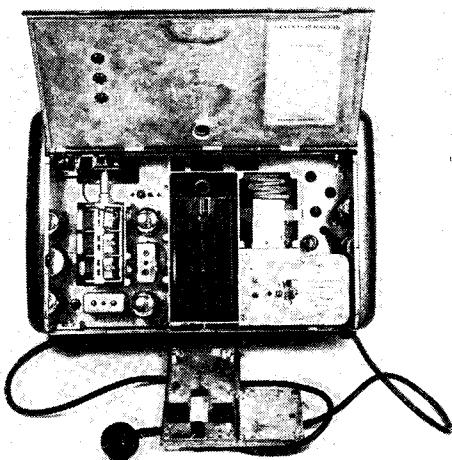Vlevo dole: Prenosný přístroj ve skřínce. Kromě víka, které je z bakelitu, je skřínka i kostra odilita stříkáním z lehkého kovu a vzhledem lakovaná. Přístroj váží 8,5 kg a měří 14,5 × 24 × 37 cm. Rámová antena je v odklopém víku. Pod stupnicí jsou knoflíky pro ladění, hlasitost, barvu zvuku a řízení činnosti (vypnuto, poslech, nabíjení).



Zajímavý portable, který tak říkají na blavu poráží všecko, co jsme zatím viděli, je přístroj General Electric vzor 250, z roku 1947. Jak ukazuje schema, je to pětistupňový bateriový superhet s preselekční a rámovou antenou, dvěma mf filtry a obvyklou částí tónovou, v níž je zpětná vazba jako clona zaslouží připomíinku. Neobvyklá a podle výsledku soudí zdalek je však část napájecí. Přístroj pořádání jedině nevelký ale zdatný dvoupolový akumulátor s kapacitou 40 ampérovodin, který zabírá asi čtvrtinu objemu jinak obvyklého pro danou kapacitu, má celuloidovou nádobu je dokonale nevylitelný. Dvě barevné kuličky jsou indikátorem stavu: jsou-li obě nahoru, je akumulátor plně nabit, je-li zelená dole, je zčásti vybit, je-li dole v červenou, je nutno nabíjet znova. Akumulátor žhaví elektronky a napájí vibrátor, který také usměrňuje a má stěží polovinu obvyklého objemu.



Přístroj však může být napájen ze sítě 120 V. Namísto relé a složitého přepínání které byly v jiných přístrojích tohoto druhu, po připojení na síť prostě přistoupí proud ze sítě, transformovaný a usměrněný na takové napětí, jaké mát akumulátor při nabíjení. Pracuje-li přístroj na síť, dodává proud pro vibrátor zmí-

něný usměrňovač, malá část zbývá ještě pro dobíjení akumulátoru. Když však byl akumulátor dlouhým provozem vyčerpán a musí být dobít, není nutné akumulátor vyndavat a něst do podniku k nabíjení, ani nekonečně dlouho hrát na síť, nýbrž stačí přístroj připojit na síť a přepínač činnosti přepnout na nabíjení, kdy všecky proudy z usměrňovače nabijí akumulátor. Nabíjení trvá asi 30 hodin; akumulátor sám dodává do vibrátoru 1,9 A a vydrží napájet přijimač 20 hodin.

Pro případ že ani elektrická síť není po ruce, je možné akumulátor dobít z autobaterie; pro připojení na jeden její článek je tu zvláštní přípojka. Cena přístroje ještě 62 dol.

Nezdá se, že by takový přístroj byl něco více, než chatrné splnění libušky věčných posluchačů, ale zdání klame. Zachytí na svém jediném rozsahu středních vln za běžného dne na vestavěnou rámovku 14 stanice včetně místních, a dalších osm slabější, ale vesměs srozumitelně, i když podle místních poměrů leckdy rušené. Hlasitost není citelně menší než jaké je používáno při poslechu v místnosti, směrový účinek rámové antény se přiznivě uplatní při rušených stanicích.

A. Hoffmann

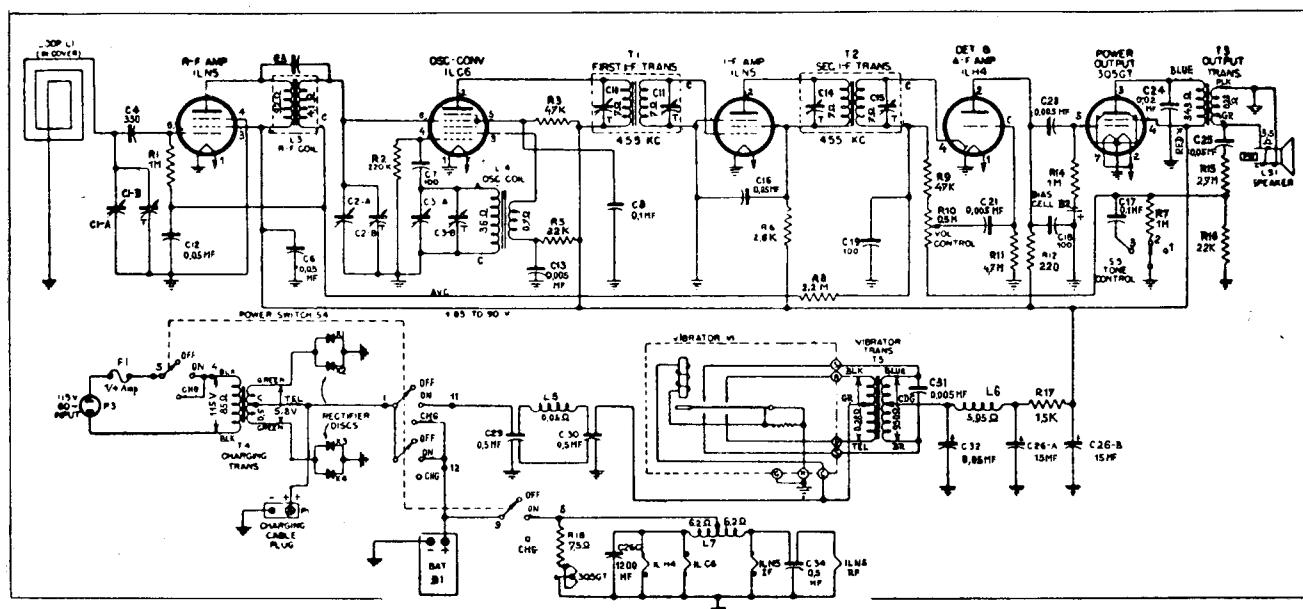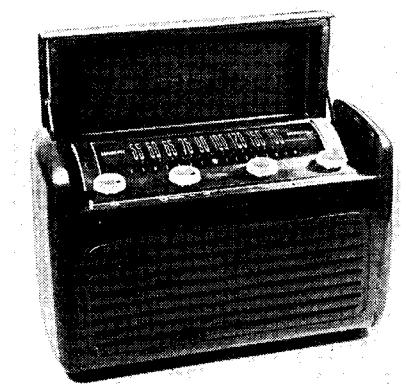

PŘENOSNÝ NEGADYN

Dvouelektronkový přijímač s rozsahem krátkých a středních vln, s jedním stupněm nf zesílení, s vestavěným sluchátkem, který vystačí s třemi normálními bateriemi, umožňuje poslech hlavních vysílačů i náhražkovou antenou.

Vzali jsme si za úkol sestavit přijimač z běžných součástek, prostý v úpravě, stavbě i použití, který by za podmínek, jaké se mohou vyskytnout mimo domov a stabilní poslechovou výzbroj, zachytil spolehlivě nejslennější stanice na vlnách krátkých a středních. Je známo, že složité zapojení, konstruktérská dovednost a příhodné podmínky přijmové dovolí vystačit s jedinou elektronkou. Přesto jsme nakonec použili elektronek dvou, a tak se stalo průměrně to, co s jedinou bylo té-měr rekordem.

Podmínkou bylo vystačit s malým anodovým napětím, resp. s dvěma až třemi normálními bateriemi. To vedlo k volbě elektronek s prostorovou mřížkou, z dob triod zvaných „dvounížkové“. Dnes je na trhu výprodejní elektronka RV 2,4 P 45, což je pentoda s prostorovou mřížkou, a naši čtenáři je znají, ne-li odjinud, tedy z loňského čísla 6, str. 162. Zatím co běžné bateriové pentody pracují jakž takž teprve s napětím nad 20 V, spokojí se zmíněné s polovinou při výkonu velmi dobrém.

Elektronky s prostorovou mřížkou dovolují použít zvláštního zapojení, totiž Numannova negadynu. Nepotřebuje vinutí pro zpětnou vazbu; jeho předností je, že se dá zavést do samotného ladícího obvodu. K řízení se používálo dříve žhavíčko proudu, shledali jsme však výhodnějším řídit ji změnou napětí na stínici mřížce reostatem P , který je sdružen s vyplinačem žhavení V . Jednoduchý ladící obvod se dá přepínat pro dva rozsahy jediným spinačem p , na př. páčkovým, který k trvale zapojené cívce středních vln (L_s) přimone ladící cívku pro vlny krátké (L_k).

připejte ladící čívek pro vlny krátké (Lk.).
Aby jednoduchost přepínání zůstala zachována, je i vazba s antenou prostá: krátkou náhražku při středních vlnách připojujeme na živý konec ladícího obvodu (Ap), dlouhou antenu, při krátkých každou, připínáme přes malý vazební kondenzátor Ca. (Ak).

Protože na krátkých vlnách při malém napětí na anodě nedovoluje některá elektronka bezpečné nasazování zpětné vazby, pomáháme si malým zpětnovazebním vnitrem Lv. Jsou to dva závity tenkého izolovaného drátu, vložené k živému konci Lk a zapojené co do smyslu vinutí tak, jak je to ve schématu a v plánu. — První elektronka má v anodovém obvodu malou nf tlumivku se železným jádrem (aby úbytek na odporu nezměnšoval napětí anodové baterie). Za ní je přes kondenzátor vázána řídící mřížka „koncové“ elektronky v obvyklém zapojení.


Žhavicím zdrojem je jediná baterie s napětím 4,5 V. Vlákna elektronek jsou spojená za sebou, a potřebovala by 2krát 2,4 voltu, ale spokojí se s napětím menším. Anodový zdroj tvoří dvě až čtyři normální baterie, spojené za sebou, takže dávají napětí 9 až 18 V. Větší napětí dává i větší výkon, a kdo o něj stojí, použije místo dvou normálních baterií, pro něž

V prosté krabičce z prkénék a lepenky je vše, co tento přístroj potřebuje k činnosti. Sluchátko lze vyjmout a přiložit k uchu, nebo pracuje jako malý reproduktor. Nahoře zdířky pro anteny a zemi, dole reostat zpětné vazby a přepinač rozsahů.

je v přístroji místo, raději většího počtu článků menších, na př. typu Míla. Zkoušeli jsme baterie normální, protože téměř všude je lze koupit a vydrží velmi dlouho (jako anodka).

Stavba dovoluje i podstatné odchylky v úpravě. Volili jsme úpravu snadnou a levou. Kostru tvoří dvě obdélná překližková prkénka, spojená v rozích sloupky, přes ně přetáhneme obal z lepenky nebo plechu jako kryt. Přední prkénko nese na

malé kostě ladící kondensátor a objímky obou elektronek, zespodu tlumivku a větší kondenzátory, dále spinač p , reostat a spinač $P + V$ a sluchátko. Zadní překrývka nese tři normální baterie, z nich jedna je žhavici. Ta se rychleji vyčerpává, aby bylo možné baterie vystřídat a využít postupně všech jako žhavicích, nejsou připájeny, nýbrž mají přípoje z pružných plášťů, mezi něž se zasunou dotačkové plášťky baterií. Kontaktní plášťky jsou

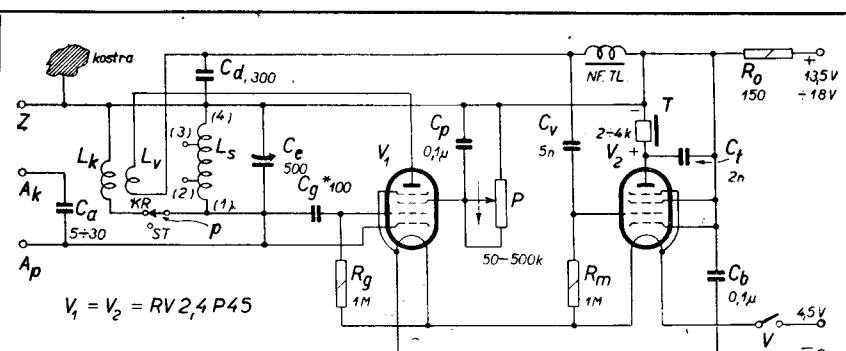

Seznam součástek (C = kondensátor, R = odpor).

Ce (C_L) = ladící 500 pF, vzduchový (Iron).
 Ca = antennní pro kv keramický n. slídový; 5 až 30 pF (vyzkoušet). — Cg = — Ca = antennní pro kv keramický n. slídový. — Cd = 300 pF slíd. n. ker.; svádí přebytečnou vf na kostru. — Cp = — blokovací 0,1 μF svitek; blokuje třetí (stínici) mřížku. — Cv = vazební 5 nF, jakostní, nejlépe keramický. — Ct = = 2 nF/1500 V, svitkový nebo keramický; svádí zbytky vf z anody na kostru. — Cb = blokovací 0,1 μF /500 V, spojuje nakrátko ochranný a vnitřní odpor anodové baterie pro střídavý proud. — Rg, Rm = mřížkové svody 1 M Ω , nejmenší tvar. — Ro = ochranný, 150 ohmů, 0,25 W, zajišťuje vlákná elektronek při nahodném P , V = potenciometr 50 až 500 k Ω , k úpravě zpětné vazby, kom-

binovaný s vypinačem žhavení. — p = páčkový vypinač jednopólový, použit iako vlnový přepínač.

Cívky: Ls = ladící cívka pro střední vlny (Palafer 6324). — Lk = ladící cívka pro krátké vlny: 11 záv. drátu 0,5 mm, holý, postříbřený nebo smaltovaný, na (keramické) kostřičce prům. 15 mm. — Lv = zpětnovazební vinutí pro kv: 2 závity drátu 0,15 smalt. n. opřed, mezi nebo pod závity Lk, u živého (dolního) konce. — **NF. TL.** = vazební tlumivka, asi 2000 ohmů na malém transformátorovém jádru; vyhoví též sekundární vinutí běžného nf transformátoru. — T = radiofoni sluchátko (jeden díl) 2000 ohmů.

Tři zdíky, dva knoflíky (jeden z nich s ukazatelem), papírová stupnice a materiál pro zhotovení skřínky podle popisu v textu.

přinýtovány na pásku pertinaxu a jsou bezpečně popsány, abychom nezaměnili půly. Baterie jsou krom toho připevněny páskem, aby nemohly vypadnout.


Vedle první elektronky je dvojice ladičích cívek a spinač P rozsahu k. v., na protější straně je koncová elektronka a zapuštěná jediná mušle ze sluchátka. Při použití můžeme buď přístroj držet u ucha, tak jako se používá amerických handietalkie, při čemž blízké vysílače jsou reprodukovány v tichu dostatečně hlasitě, aby bylo lze poslouchat skoro jako na reproduktor, anebo sluchátko vytáhneme a držíme u ucha. Pro větší počet zájemců je možné použít akustického rozvodu od membrány sluchátka dobré ohebnými rourkami (buď ventilkové gumičky nebo ohebné špagety sily asi 4 mm), jak to bylo popsáno v loňském čísle 8. Je to způsob neobvyklejší a levný, a vřele jej doporučujeme místo vláčení těžkých a rozměrných sluchátek. Použitím sluchátka k tomu účelu není nutno původní jejich dvojici likvidovat s konečnou platností.

Stavba je stejně snadná a prostá, jako zapojení přístroje a proto snad není nutné popisovat podrobně to, co bylo nejednou v těchto stránkách.


Na rozdíl od jiných přístrojů je zde nulovým vodičem kladný pól anodového zdroje. Obvod žhavicí je sice pro st napětí také nulou, ale proti kostře má napětí anodové baterie, a musíme jej proto dobře izolovat a chránit před zkratem. Aby nedošlo příliš snadno k přepálení vláken elektronek, je v serii s anodkou odporník $150\ \Omega$, který při zkratu omezí proud z anody zhruba na hodnotu žhavicího proudu elektronek. (V plánu není nedoporučen zakreslen.)

Při zkouškách nečinilo potíže odladit místní stanice pražské a zachytit vedle nich za dne několik vzdálenějších (Plzeň, Lipsko, Brno). Na krátkých vlnách je výkon rovněž uspokojivý, dík řízení reostatem nepůsobí zpětná vazba ani rozládování, ani jiné potíže. Ladící kondensátor však nemá jemný převod, a to je snad jediná nesnáz na krátkých vlnách, kdy je nutno otáčet pozorně celuloidovým ukazatelem na stupnici. Na výletech postačí kus vodiče, zasunutý do A_p a spojený

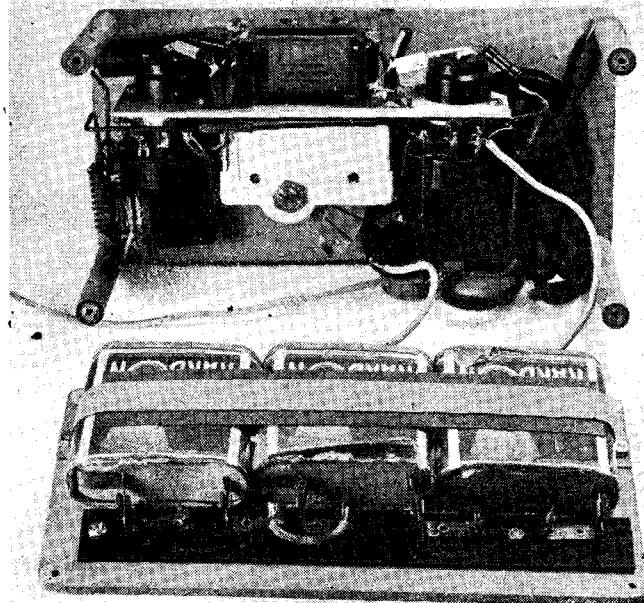Vnitřek přístroje je po vykloupení zadní stěny s bateriemi, které je možné snadno zaměňovat nebo nahradit. — Dole náčrt úpravy a hlavních rozměrů dřevěné kostry.



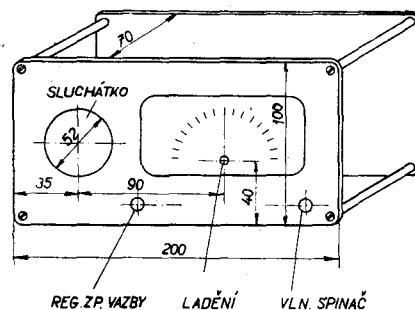podle možnosti s rozměrnějším kovovým předmětem, místo uzemnění postačí kapacita přístroje proti zemi, zvětšená po případě spojením ruky se zdírkou Z.





Rozložení součástí a zapojení. Otisk ve skut. velikosti spolu se schematem a náčrtkem kostry lze koupit za 15 Kčs v red. t. 1. — Vpravo pohled se strany cívek po odňtí lepenkového krytu.

Žárovky pro osvětlení stupnic

Americké žárovkárny ve spojení s radio-technickým průmyslem sestrojily nový druh žárovek pro osvětlování stupnic v přijimačích pro oba druhy proudu. Žárovky jsou pro napětí 117 V takže se připojují přímo na síť. Jsou veliké jako větší žárovky do kapesních svítilen a mají příkon 10 nebo 5 W. Vlákno je poměkud méně tepelně využito než u obvyklých osvětlovacích žárovek. Tím se zmenší jednak teplota žárovky, jednak se prodlouží její život i při značném kolísání napětí v síti. —rn—

Přísne tresty černým posluchačům v Anglii

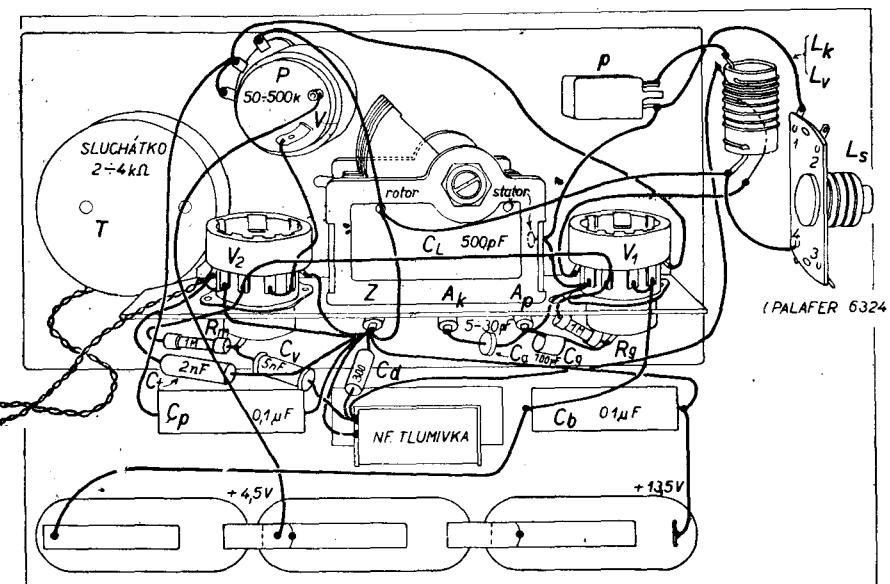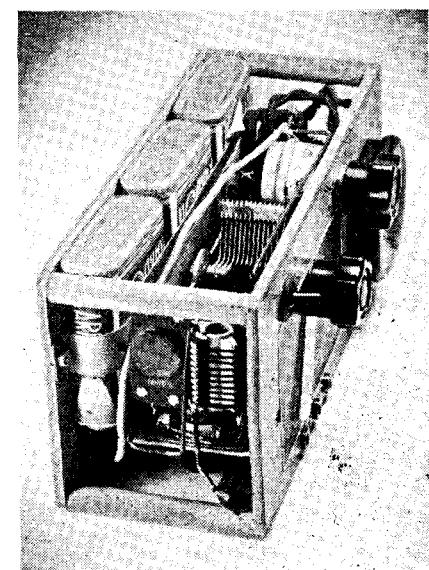Jistý rolník v East Riding ve Velké Británii byl potrestán soudem pro poslech rozhlasu bez koncese pokutou deseti liber šterlinků. Soudce prohlásil, že napříště budou černí posluchači trestáni nejen pokutami, ale i zabavením nepřihlášeného přístroje. —lj





Salapinovo hluboké „c“. (Kresba H. Mayer.)

PRÁZDNIKOVÉ ČTENÍ

Sestavil Václav Fiala

Mladý Bach toužil poznat nejslavnějšího církevního skladatele své doby Dietricha Buxtehude. Vypravil se tedy z Arnstadt, kde byl varhaníkem, do Lubeku, aby si tam poslechl v Mariánském kostele slavné večerní koncerty a aby se něčemu naučil ze hry starého mistra. Buxtehude přijal dvacetiletého adepta varhanického umění neobyčejně vlněně a chtěl jej učinit svým nástupcem. Jmenovací dekret byl v tehdejších dobách podmíněn však nejen skladatelským a virtuosním uměním žadatelovým, nýbrž i sňatkem s dcerou starého varhaníka. Bachovi by se bylo v Lubeku líbilo, ale nelibila se mu nastávající sedmá svátost, neboť dcera slavného organisty nebyla ani hezká, ani mladá. A tak milý Jan Sebastian vzal nohy na ramena a vrátil se kajicně do skromného Arnstadtu.

Mezi Haydnem a Mozartem trvalo po celý jejich život nezkalené přátelství a vzájemná úcta. Když mladý Mozart počal psát kvartetní hudbu, netajil se dozváním, že jeho učitelem v tomto oboru skladby je — Haydn. Věnoval mu také šest svých kvartet témito výraznými větami: „Mému drahému příteli Haydnovi! Otec, který se rozhodl poslat svoje dítky do širého světa, svěří ji nejradejší ochraně a vedení muže tak slavného, zvláště když má to štěstí, že je svěřuje svému nejlepšímu příteli. Slavný muž a můj drahý příteli, hle, zde máš mých šest dětí! Od této chvíle odstupují Ti všechna svoje práva, ale prosím Tě snažně, abys jejich chyby, jež zůstaly utajeny zamilovanému oku otcova, posuzoval shovívavě a nepřihlížej k nim, zachoval mi svoje obhácející přátelství, jež dovedu tak vysoce cenit. Zatím jsem z celého srdce Tvůj oddaný přítel W. A. Mozart.“ Jak miloval Haydn Mozarta, ukazuje jeho známý dopis, poslaný do Prahy: „Kdybych mohl každému příteli hudby, zvláště pak mocným tohoto světa, vštípit do duše nena- podobitelná díla Mozartova tak hluboko a s takovými hudebními důvody a s takovým citem, jak já jim rozumím a jak je niterně prožívám, pak by všechny národy závidily o to, aby podobný klenot uchovaly ve svých zdech. Praha by si měla udržet tohoto drahého muže — ale také jej odmínit, neboť bez odměny je historie velkých geniů smutná a dává potomstvu málo povzbuzení k dalším snahám, a proto bohužel tolik nadějných duchů leží těze nemocno. Zlobí mě, že tento jedinečný Mozart není ještě angažován u nějakého císařského nebo královského dvora. Odpusťte, jestliže odbočuji, ale mám toho člověka příliš rád!“

Beethoven si zamiloval zase mladého Webera, neboť rázem poznal lvi spár-

v jeho dramatické tvorbě: „Právě Weber musí nyní psát opery, jednu za druhou, anž by se s nimi nějak mořil. Ten Kašpar,* netvor, stojí tu jako skála; všeude, kam tenhle čert strčí svoje pazoury, je také ucítit.“ A Carl Maria Weber piše o své návštěvě u Beethovena: „Tento drsný, očividný člověk se mi opravdu dvořil a u stolu mě obsluhoval s péčí, jakou by byl mohl věnovat své dámě. Zkrátka — tento den mi zůstane provázky pamětihoným. Bylo pro mne opravdu posilou, když jsem viděl, jak tímto velkým duchem jsem zahrnován tak láskyplnou úctou.“

Když Schumann takřka na sklonku svého hudebního tvoření dostal do ruky první skladby Johanna Brahmse, napsal do svého časopisu „Neue Zeitschrift für Musik“ památný článek, ve kterém mezi jiným stálo: „Mysíval jsem si, že se jednou může a musí nenačádě objevit někdo, kdo by byl povolán svrchovaně vyjádřit svou dobu ideálním způsobem, někdo, kdo by nenesl vštrice svoje mistrovství v posloupném stupňování, nýbrž, kdo by vyskočil v plně zbroji zrovna jako Minerva z hlavy Kronovce. A on přišel, mladá krev, a gracie a heroové stáli stráž u jeho kolébky. Jmenuje se Johannes Brahms...“

A po mnoha letech Johannes Brahms píše svému nakladateli Fritzovi Simrockovi z Vídni tento dopis: „Milý Simrocku, při projednávání státních stipendii těším se již po několik let skladateli Antonínu Dvořákovi (vyslov Dworschak) z Prahy. V tomto roce poslal mezi jiným sešit (10) duet pro dva soprány s kavírem, který se mi zdá velmi vhodný a praktický pro Vaše nakladatelství. Zdá se, že dal sešit vytisknout vlastním nákladem. Titul a bohužel také texty jsou jenom české. Vybjídl jsem ho, aby Vám písni poslal. Zahrajete-li si je, budete se z nich stejně těšit jako já a jako nakladatel budete potěšen jejich půvabem. Bylo by ovšem velmi žádoucno, postarat se o velmi dobrý překlad. Snad jsou leckteré texty již přeloženy od (nedávno zesnulého) Wenziga. Snad by to mohlo pořídit dr. Siegfried Kapper v Praze. Dvořák psal všechno možné. Opery (české), symfonie, kvarteta, klavírní skladby. Nesporně je to velmi talentovaný člověk. A při tom chudý! Prosím, pamatuju na to! Dueta vám to osvětlí a budou „dobrým artiklem“. Adresa je: Praha, Žitná ul. č. 10, II.“ — Jakou hmotnou i mravní cenu mělo toto doporučení pro další osudy Antonína Dvořáka, je dobré známo.

Bedřich Smetana nepřestal být po celý život vděčen Fr. Lisztovi za ušlechtilé přátelství a zájem o svoje dílo. Miloval však hluboce i ty, kteří mu byli duchovními pomocníky na trnité cestě za vytouženým ideálem. Ze skladatelů všech dob, při velké úctě k Beethovenovi, nejvíce si oblíbil „tí mladíky“, jak jim rád říkal: Mozarta, Schumanna a Chopina. Byl také jedinečným interpretem Chopina na klavíru. Dosvědčují nám to četní Smetanovi

pamětníci. Při posledním svém veřejném vystoupení na Žofíně hrál, již hluchý, výlučně svoje skladby, ale přece zařadil do programu i „svého učitele v národní hudbě“. Přátelům, kteří se tázali, proč dal na svém oslavném koncertu místo právě polskému Mistru, Smetana řekl jedinou větu, shrnující všechnu jeho vděčnost, obdiv i lásku k velkému vzoru: „Bez Chopina si nedovedu svůj jubilejný koncert ani představit.“

Antonín Dvořák, nejprve učitel a později tchán Josefa Suky, držel vždy svou zdánlivě drsnou, ale ve skutečnosti měkkou ochrannou ruku nad jeho skladatelskými počátky. Když mladinký Suk se utápel v skladatelském světobolu a naplnoval jím začátečnické kompozice, a to pro větší jistotu v prvém mollové stupnici, dostalo se mu od Dvořáka jednou kárávě výzvy: „Ty vaše duchaplností v a-moll! Napište jednou něco veselého!“ A mladý Suk, jehož srdece již rozezvučela láska, přinesl svému učiteli důvěřivě rozkošnou serénadu Es-dur, kterou dodnes tak rádi posloucháte s desek i z rozhlasu. Měl však skoro pláč na krajíčku, když Dvořák nahlédl zběžně do not a „spustil“: „Člověče, z vás jaktěživo nic nebude. Vy píšete noty jako vrata! Vždyť vy byste utratil jednou všechny peníze jenom za notový papír.“ Ale jakmile Dvořák viděl zlý účinek svých slov, honem konejšivě dodal: „No, nic si z toho nedělejte. Händel psal také velké noty a byl to slavný skladatel.“ A po několika málo letech, když při cestách Českého kvarteta po cizině se konaly v Národním divadle za nepřítomnosti skladatelovy zkoušky na Zeyerovo mysterium „Pod jabloní“ s hudebou Sukovou, čekal Antonín Dvořák netrpělivě na návrat „kvartetu“ z ciziny a hned po příjezdu vlaku vzal si na nástupišti stranou violistu Oskara Nedbala a charakterisoval mu důvěrně svůj dojem ze zkoušek na Sukovo dílo větou: „Nedbale, to je hudba s nebes!“

Josef Suk se kdysi při sklence vína zpovídal ze své úcty k různým skladatelům. Bral pěkně jednoho po druhém: Bacha, Haydna, Beethovena a nešetřil výrazy ob-



Enrico Caruso
ve vlastní karikatuře

*) Je méně známá postava z „Čarostřelce“.

PRO NAŠE GRAMOFILY

divu, dodávaje k tomu, jak by se zachoval, kdyby najednou vstoupili sem, do vínárny. A tu se okolo sedící otázali: „A co byste řekl, Mistře, kdyby sem vešel Mozart.“ Suk se zarazil a pak odpověděl: „To bych se honem schoval pod stůl!“ Myslil to asi upřímně, poněvadž měl špatné zkušenosti s tím, jak dopadají v praxi takové zamýšlené učitivé projevy. Věnoval totiž jednu ze svých skladeb Johannesu Brahmsovi a šel mu ji za svého zájezdu do Vídne osobně odevzdát. Dlouho přecházel ulici před Brahmsovým bytem sem a tam a učil se dedikujícemu oslovení, ale pak tváří v tvář usmívajícemu se Brahmsovi ze sebe vypravil jen skvělé přeblepnutí, že Mistrovi přináší v el ký důkaz své malé úcty k jeho dílu.

Věci vedlejší a přece příznačné

Na světskou parádu si Beethoven nikdy nepotrpěl. Jednou při cestě po venkově ho sebrali jako vandráka a vsadili na několik hodin do šatlavky „pro podezřelý zevnějšek“, než se ukázalo, že je opravdu — Beethoven.

Také Mozart nebýval vždy tak oblečen, jak jsme zvyklí vidět jej na různých dobových reprodukcích, ačkoli se vždy snažil své malé postavičce dodat vážnosti krásným šatům. Stalo se mu jednou v Mannheimu, že ho tam jakýsi herec považoval v jeho čtyřiačteční letech za krejčovského tovaryše.

Haydn si naopak zvykl v knížecích službách na uniformu a rád se do ní oblékal. Pečlivému úboru zůstal věřen až do konce svého života a svoje návštěvníky přijímal vždy s parukou na hlavě, v krásných šatech a těsných střevicích, ačkoli pro ně při své dně hodně vytrpěl.

Přírodu nade vše milujícího Schuberta si ovšem nedovedeme představit v paruce nebo s lorgnonem v ruce. V biedermeieru se již nosily pohodlné brýle a skladatel „Nedokončené“ v nich i spal, aby své hudební nápady, které se mu hrnuly i ve snech, mohl hned po probuzení zachytit na papír.

Chopin byl miláčkem salonů a miloval proto všechny luxusní věci, maje zvláštní zálibu zejména v bílých rukavicích. Nosil stále nové a Paříž se brzy rozšířila móda: oblékat tytéž rukavice jako Chopin. Polské elegány ovšem tato vášeň stála značnou část jeho příjmů.

Antonín Dvořák byl zkušeným holubářem, zvláště na Vysoké u Příbramě. Jednou se uprostřed svého výkladu na pražské konservatoři dlouze odmlčel a zahleděl z okna. Posluchači se rozpolomili na myšlenkovou souvislost přednášky a přemítali, co asi jde Dvořákovi hlavou. Až najednou se Dvořák ozval zvoláním plným obdivu: „Kluci, to jsou purclíci!“

Zdeněk Fibich měl při skromně vyměřených poszemských statích aristokratické způsoby života. Když jezdil s kapelníkem Pickou do Šárky chytat motýly, koupil vždy sobě a svému společníkovi z tehdejšího Státního nádraží do Liboce lístek první třídy (tehdy v ní ovšem ne-



Caruso jako hladovějící Rudolf a Sembrichová jako souchotinářská Mimi v Pucciniho „Bohémi“. (Kresba H. Mayer.)

jezdilo příliš mnoho obyčejných smrtelníků) a dal konduktérovi „diškreci“ — celou zlatku. (Koupila se za ni tehdy tři kila nejlepší mouky nebo čtyřiačet párků!) Jednou se vracel prvou třídou domů z dovolené v Alpách, ale po celou cestu si nemohl koupit ani housku, protože na ni už neměl.

Také Claude Debussy měl se svými luxusními zálibami v životě mnohá trápení. Viděl bibliofilsky vypravenou knihu nebo uměleckou drobnost a kupil si ji, ačkoli pak neměl nejen na činži, ale třeba ani na jídlo. Nemí to ovšem nic nového. Kdyby byl Melanchton často nehladověl, nebyl by také nashromáždil svou velkolepu knihovnu!

Mladého Fedora Šaljapina divadelní ředitel přemlouval k angažmá v Moskvě. Šaljapinovi se nabídka zamhouvala, ale upozorňoval, že má smlouvu s divadlem v Kazani, a že nemůže nastoupit v požadovaném lhůtě. Starý divadelní praktik mu na to řekl: „Smlouvy u divadla! K smichu! To vymyslili němečtí akorátšajsové. Divadelní smlouva je nesmysl!“

Vzal si to k srdci ani ne tak Šaljapin, jako náš jedinečný pěvec Karel Burian, tulák neklidné krve, „kontraktu všechn rozrušitel, cudných lidí pokušitel“, který po odchodu z Drážďan a po vítězném vystoupení v londýnské opeře poslal jednomu svému příteli do Prahy telegraficky tyto verše:

V Dráždanech co kontrakt zrušil,
až tam odtud prchnout mušil,
Burian Karel, raubif známý,
zamordoval, Pánbůh s námi!
dneska čtyry tenory —
v häuzu dvorní opery.
Na útek se potom dada,
ukázal nám bídák záda,
tím pak zase smlouvu zrušiv,
novou hanbu sobě ušív,
stíhán jest teď zatykačem,
policie neví, na čem
s pacholkem tím vlastně je —
ještě se jí vysměje.
Tím pak zase smlouvu zrušiv
atd. atd. atd.

A svému bratrovi Emiliovi, kterému se nejednou posmíval pro jeho rozvážnost a lopni na divadelních smlouvách, oznamoval do Hamburku roku 1908 po několikerém vystoupení ve vídeňské dvorní opeře:

Rozsekal jsem to zde podle pravidel, ač jsem z kraje šunku, buřtu, povidek, hlavně věc je, když má člověk glas, ať je tenor, pařiton, či bas!

Caruso jednou zpíval pohostinsky v berlínské opeře. V přestávkách mezi svými vystupy kouřil doutník. Přistoupil k němu hasič a řekl mu, že v divadle se nesmí kouřit a chtěl, aby Caruso doutník uhasil a odložil. Caruso na to řekl žertem: „Dobrá, ale pak odejdou z divadla.“ Hasič vzal tato slova doopravdy, lekl se a běžel na velitele požární stráže, aby mu příhodu oznámil. Velitel šel ke Carusovi a s pruskou pedantičností mu dal výjimečně povolení kouřit za kulismi, ale nářídil, že z ním neustále musí chodit hasič s putýnkou vody. A to se také dalo po dobu všech dalších Carusových pohostinských her.

Zádná sláva po názoru mazaných impresariů není tak veliká, aby stačila na svět sama o sobě a nemusela být přizivována reklamou, která zvláště v Americe má často barnumské formy. Dokladem může být i tak slavný tenorista, jako byl Caruso. Ačkoli na samém počátku své kariéry vystupoval v Buenos Aires s velkým úspěchem a již r. 1903, kdy byl znám v celé Evropě, zavítal po první do Spojených státt, přece ještě v roce 1906 po jeho několikátém příjezdu podnikatél amerických koncertů mu dopomáhal k „populáritě“ velmi povážlivým trikem: Zavedli milého Carusa do zvěřince, kde se nenadále octl ve velké tlačenici. Při tom nějaká hezká ženská, zjevně zjednaná, začala Ječet, že ji „ten gentleman“ nemravně ohmatával, načež Carusa sebrala policie a byl odsouzen k pokutě a do vězení na 24 hodin. „Událost“ byla samozřejmě kabelována do celého světa a podnikatél impresario hned poslal svým kolegům v Jižní Americe dotaz, zda by tam nechtěli uspořádat turné. Z jednoho jihoamerického státu došla odpověď, Carusa že tam sice nikdo nezná, ale je-li to ten, který měl patální s tou ženskou, aby ihned přijel.

Karel Burian napsal tehdy Bedřichu Plaškemu do Drážďan z New Yorku tyto verše:


Všude ženských tlačenice,
je jich tady mnohem více,
nežli jinde na světě —
mužští jsou tu oběť!

Dotkneš se jí na
a jsi v okamžiku v celi,
svědkem je mi, ó hrůzo,
kolega můj, Caruso!

Vsadili ho do fišpaňky,
platit musí mnohé fraňky,
však si myslí, halama:
je to čupr reklama!

Tiskařský šotek

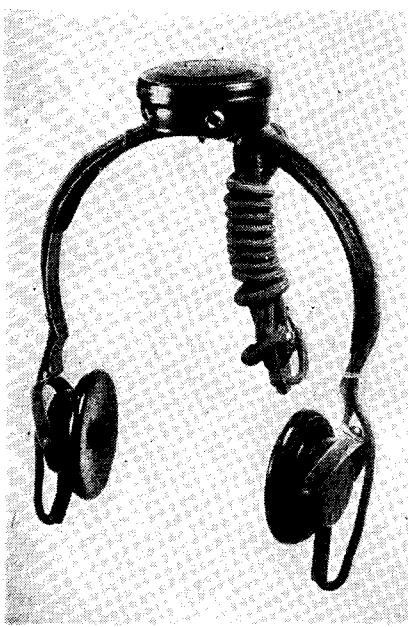v posledním čísle „Radioamatéra“ nám v článku o Bronislau Hubermannovi zle pocházel formu Beethovenovy známé sonáty, když nám do jejího temperamentního závěru vpašoval trio za správné brio.



VII. KRYSTALKA bez ladicího obvodu

Ladicí obvod se jeví jako příslušenství přijímače skoro stejně neoddelitelné, jako jsou třeba kola pro automobil. Jestliže však chceme přijímat jen jediný vysílač, a je-li připojený (detekční) obvod takovou zátěží pro obvod ladící, že z jeho schopnosti nakmitat vyladěné napětí nezbude skoro nic, pak je možné sestavit přijímač bez ladícího obvodu, jaký je v následujícím návodu.

Namísto ladícího obvodu z kapacity a indukčnosti je mezi antenu a uzemnění zapojena jen indukčnost, na níž vznikne napětí zachyceného signálu. Toto napětí projde detektorem a poté sluchátka. Podmínkou je, že v místě použití je jediný silný signál, protože kdyby byl signál slabý, vytěžil by z něho jednoduchý obvod příliš málo, než abychom získali hlasitý poslech na sluchátka, a kdyby tu bylo signálů více a všecky asi stejně veliké, pak bychom ze sluchátek slyšeli pořady všech současně.

Naopak v blízkém okolí silného vysílače má přístroj tohoto druhu výkon velmi dobrý a vedle nepatrných pořizovacích nákladů je jeho předností jednoduchá obsluha a malé rozměry i váha. Bylo by snadné vestavět celou krystalku do volného místa můstku větších sluchátek. Ale i když se spokojíme s uložením přijímacího obvodu do bakelitové krabičky po páscu do psacího stroje, kterou poté upevníme na náhlavní obložku sluchátek, není výsledek špatný. Protože jsme nechceli svá jediná dobrá sluchátka pokazit, ponechali jsme šňůru v původní délce a vytvořili z ní elegantní drdúlek, dnes snad poněkud nemoderní, načež byly konce zavedeny do krabičky s pevným detektorem, tlumivkou a telefonním kondensátorem. Antenu a uzemnění se připíná do zdířek na boku krabičky, načež používatele získá zjev dosti efektní. Není však obklopen dráty, nemá stůl zaplněn krabičkou, a po-


slouchá-li rád před spaním, nemůže se stát nic horšího, než že se druhý den probudí s boltci poněkud otlačenými.

Zkoušeli jsme aperiodickou krystalkou také jen s odporem namísto tlumivky, a zjistili největší příkon do sluchátek při odporu asi 2000 ohmů. S tlumivkou o indukčnosti asi 2 milihenry byl výsledek značně lepší; taková tlumivka má asi 400 závitů, navinutých divoce na trubíčku o průměru 10 mm drátem 0,1 až 0,2 mm. Pevný detektor byl popsán v letošním 3. č. t. 1. na str. 82, je však stejně vhodný každý dobrý detektor. Kondensátor 1000 pF je běžný papírový. Sluchátka jsou rovněž obvyklého radiotechnického druhu s odporem asi 4000 ohmů. Úprava může být tak libovolná, že by bylo hříchem poustat fantasií zájemců více než to činí snímky.

Mnohý starší posluchač si vzpomene, že na počátku radiotechnického věku, kdy se poslouchalo skoro jen na krystalky, patřilo k libůstkám nejodvážnějších amatérů demonstrovat příjem na brambor nebo na mýdlo. Do kousku té nebo oné věci byl zastrčen detektor a sluchátka v sérii, na krajní póly tohoto řetězu byla připojena antena a uzemnění, a už bylo lze poslouchat. Aniž chceme stírat kouzlo minulých let, prozradme, že ani brambor, ani mýdlo, ba ani ementalský sýr nebo uherský salám, nemají zvláštní přitažlivý účinek na radiové signály, a v daném případě zastávaly svým odporem jen tlumivku našeho přístroje.

Když jsme tolíkrát popsali přijímače nejprostší a naposled jsme se obešli i bez ladícího obvodu, což se pokusit o přijímač bez přijímače? Jedno řešení naší čtenáři dobré znají, to však není ani příjemné ani technicky zajímavé: je to přijímač u souseda, který jej štědře nechává hrát naplno, aby také okolí nevyšlo zkrátka. Je však ještě jedna možnost, a leckdo o ní také slyšel, pokládaje ji za zpravidla kachnu. Je to hrající plot nebo okap nebo jiný kovový předmět, s výjimkou mechanických vlivů dokonale němý. Často se psalo, že takové objekty za tajemných okolností hrají pořad blízké rozhlasové stanice.

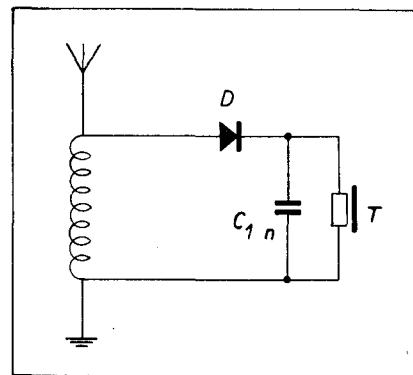I když to „hraní“ nelze brát doslova, tato možnost vskutku je a v technickém využití může vypadat asi takto. Kovový předmět v místě silného elektrického pole získá dosti značný potenciál. Přejedeme-li po něm rukou, tu přilnavost mezi kovem




a tělem závisí na tomto potenciálu, a když jde o napětí telefonní, mění se přilnavost v jeho rytmu, přenese na ruku nebo plech mechanickou energii souhlasnou s průběhem napětí a ozve se zvuk, v němž s trochu fantazie lze shledat rozhlasový program.

Většina čtenářů zná podstatu tohoto jevu z denní zkušenosti. Kdykoli některý kovový elektrický přístroj začne mít vadou isolaci a jeho kovová kostra není uzemněna, tu i když stojíme na izolované zemi, cítíme v prstech drhnutí, přejedeme-li po povrchu přístroje. Toto drhnutí zmizí, odpojíme-li přístroj od sítě. Přilnavost, závislá na potenciálu mezi vodičem a polovodičem, je zjev, využívaný v měřicí technice, byť méně známý, a jeho elektroakustická aplikace není po věcném výkladu ničím neobvyklým.

Přehled čs. stanic

	kc/s	m	kW
Praha I — dlouhá vlna	155	1935	10
Baňská Bystrica	392	765,3	23
Plzeň	514	583,7	15
Praha I-Liblice	638	470,2	120
Brno-Morava	922	325,4	100
Bratislava-Kostolany	1004	298,8	50
Brno-město	1063	282,2	1,5
Praha II-Mělník	1113	269,5	60
Ostrava	1158	259,1	11
Tatry	1172	256	2
Košice	1204	249,2	100
Jihlava	1348	222,6	5
České Budějovice	1366	219,6	5
Košice-město	1455	206,2	2
Krátké vlny		25,51	
		31,41	

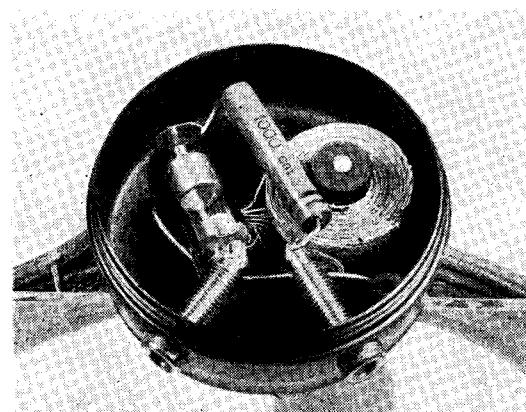

ŽEŇ Z DOTAZŮ

? Přijímač Philips Pastorale chtěl bych předělat na Eroiku. Podle příručky Čs. přijímače není v zapojení velký rozdíl.

= Náš názor je odlišný: rozdíl je podstatný, a obávám se, že by nepostačilo přidat druhou koncovou elektronku, ale bylo nezbytné zvětšit i síťový transformátor, převinout výstupní transformátor a přidat mnohé další součástky. Proto k úpravě neradím.

? Mám tovární zesilovač nízké frekvence. Dal by se předělat na vysokou frekvenci a předřadit dvoulampovce, aby stoupala její citlivost?

= Přestavba je sice zásadně možná, avšak při porovnání seznamů součástek boste poznal, že lze účelně využít pouze kostry, síťové napájecí části a několika drobných součástek; je tedy otázka, zda není účelnější, postavit vši zesilovač z nového materiálu a násilně ponechat vcelku pro jiné upotřebení.

? Mám něco podobného „Elektrickému hřídeli“ (RA 3/48, str. 89) a nemohu to uvést do chodu. Musí být vždy dva?

= Stručnost v dotazech je nám vícená, není však vhodné ji přepřídat. Výprodejný materiál je též vždy označen nápisem nebo štítkem, ze kterého je zřejmo (aspoň zasvěcenici), oč že. Chcete-li přenášet mechanickou sílu elektronky na dálku, potřebujete k tomu nezbytně dva „motorky“ popsaného typu. Pro použití jako motorek, t. j. pro napájení střídavým proudem ze sítě, jich podle našich zkušeností nelze použít.

? Přijímač Philips 834 C na ss proud chtěl bych předřadit usměrňovač pro použití na střídavé sítě.

= Přijímač byl původně osazen elektronkami se žhavicím proudem 180 mA (2× B2046, B2099, 2× B2043 a variátor). Předřadný usměrňovač bylo by třeba dimensovat aspoň na 220 V/250 mA, a pravděpodobně ještě uvnitř přijímače zvětšit hodnoty filtračních prvků (tlumivky a kondensátory). Nebylo by to levné a při použití kterékoli elektronky byste stěží scheinálná náhradní. Levnější způsob by byla přestavba přijímače pro elektronky řady U (na př. 3× UF21, UBL21, UY1N).

? Jaká data má elektronka RV12 P2000 v zapojení jako trioda?

= Přiblížně stejně hodnoty jako pentoda, až na vnitřní odporník R_i asi 20 k Ω a zesilovací činitel $\mu = 1/D = 30$.

? Jaký je účel paddingového kondensátoru?

= Použitím paddingu je umožněno dosáhnout souhru ladicího kondensátoru vstupního a oscilačního obvodu směšovače v superhetu při shodných obou ladicích kondensátorech. Výpočet byl podán v RA 3/1947, str. 36 (v administraci rozebráno).

? Jaká má být nítlumivka nebo transformátor, pro tlumivkovou vazbu na př. v dvoulampovce podle RA 6/47?

= Vazební tlumivka má mít velkou indukčnost a nepříliš velký odporník ohmický. 2000 závitů drátu 0,1 na jádře 10×10 mm vyhoví jako nejmenší hodnoty pro případ, kdy nezáleží na přenesu hlubokých tónů. Lze použít také nítf transformátoru 1:1 až 1:10, a to buď jen vinutí s větším počtem závitů (větším odporem) nebo obou vinutí za sebou, kdy ovšem směr vinutí musí souhlasit (je nutno vyzkoušet). Přednes hlubokých tónů je možno zlepšit tím, že paralelně k tlumivce připojíte odporník 10 až 50 kilohmů/1 W. Čím menší odporník, tím menší zisk zesilovacího stupně, ale tím vyrovnanější charakteristika.

? Stavím již třetí superhet a nedáří se mi sladlování. Pracuji jen podle sluchu.

= Pro pilního a cílevědomého konstruktéra bylo by jistě velkou výhodou, kdyby obětoval několik večerů stavbě a ocejchování pomocného vysílače, na př. podle RA 12/46. O sladlování čti RA 3/47.

? V RA 5/48 byl popis cívkové soupravy pro superhet 465 kc/s, avšak bez bližších údajů o stavbě mfs transformátoru.

= Při úpravě mfs filtru s rovnoběžnými osami cívek je nejlépe postarat se o možnost jejich vzdalování a přizvávání tak, aby bylo lze nastavit vzdálenost os jádř až 30 do 50 mm; tím se pojistíte pro všechny případu vazby, kterou pak můžete pohodlně zkoušet. Lze použít též hotových filtrů Palafer 6392.

= Konstrukce filtru se souosými cívками byla popsána v RA 3/1946.

? Jak velké mají být trimry u laboratorního přijímače podle RA 9/1947?

= Trimry, s nimiž jistě vystačíte, mají mít meze kapacity asi 3 a 30 pF; příliš velká počáteční kapacita by nevhodně omezila vlnový rozsah.

? Prosím o sdělení hodnoty činitel k pro kostru a vf železová jádra Palafer 6362/6364.

= Podle údajů továrny je zapotřebí u jádra s kostrou 6362/6364 pro 200 μ H asi 120 závitů. Dosazením této číslice do vzorce $L = k \cdot N^2$ vypočte k = 0,0139. Rozdíly mezi vypočteným počtem závitů a zjištěným frekvenčním rozsahem (při daném kondensátoru) odpovídají jinému materiálu, z něhož bylo jádro lisováno, t. j. s jiným k, než původně výrobce udával. Menší rozdíly lze vyrovnat šroubováním, větší rozdíly treba opravit změnou počtu závitů. Výpočet indukčnosti podle uvedeného vzorce však není přesný u cívek s poměrně malým jádrem; faktor k příliš závisí na rozdílech vlastní cívky.

? Rád bych si zhotovil elektronkový voltmetr podle RA 5/1948, ale nemohu sehnat odporný drát na potenciometry.

= Litujeme, také neznáme stálý a výdatný zdroj odpornového materiálu. Prohlédněte však výprodejně relé; některá obsahují kromě vinutí z mědičného drátu i několik poloh, vinutých odporným drátem.

? Prosím o zaslání plánu třílampovky na baterie s elektronkami RL2,4 T1 nebo čísla Radioamatérka, v němž je toto zapojení popsáno.

= Dvooubvodové přijímače s triodami se stavěly v historických dobách allconcertů a neutrodyňů, od té doby však technika pokrokem a dnes pracujeme raději s pentodami. Vyzkoušená třílampovka byla popsána v RA 6/1948.

? Zajímá mne dálkové řízení modelů letadel. Máte k tomu plánek nebo návod?

= Dálkové řízení (bezdrátové) není zpravidla nic jiného, než přijímač s relátem nebo krokovým voličem v amodovém obvodu koncového stupně, ovládaný impulsy pozemního vysílače. Je jistě známo, že také tyto pokusy vyzádají povolení poštovní správy (vysílač koncese). Podrobnosti sděluj ústřední spolků ČAV v Praze II, Václavské nám. 3.

Opava trvalého safírového hrotu

S otázkou opravy poškozené přenosky Telefunken 1001, o níž byla zmínka v rubrice Žení z dotazů v čísle 6., jsem se vypořádal takto. Koupil jsem si výmennou safírovou jehlu holandské výroby, která je v obchodech v balení se stroboskopickým kotoučkem. Safírový hrot je zasazen do krátké mosazné trubičky. Pozorně jsem oddělil pokud lze malou část s hrotom a opatrne jsem ji připájal ke kotvičce přenosky, namísto ulomeného hrotu. Práce se mi podařila, s přednesem opravené přenosky jsem plně spokojen. Ot. Tichý

záru pružnými pruty z kulaté oceli malého průměru, a pak další zlepšení, trojhranný stožár místo dosavadního čtyřhranného.

Návrh překvapoval originalitu. Nejdovnějším se zdálo, že konstruktér, používá v horních částech větších rozměrů a tedy i větší váhy, dosáhl zmenšení váhy na méně než polovinu.

Plány bylo třeba ověřit pokusem. Za tím účelem umístili modely stožáru ve čtvrtině skutečné velikosti v ohromných aerodynamických tunelech a zjistili, že tlak větru je více než třikrát nižší na tu novou konstrukci než na dřívější, při níž se používalo úhlověho železa.

Počátek války si vyžádal urychlenou výstavbu nové, mociné rozhlasové stanice v hlbouké zemi. Stožár Šuchovův když stavěl jeden a půl roku, nové stožáry, vysoké 200 m, musely být hotovy za půl roku, měsíce i dny. Použití obyčejného způsobu stavby s lešením a pod, nebylo možné, a proto ing. A. Gospodarskij se strojil teleskopický jeráb, který s postupující stavbou šplhal do výše a umožnil montáž celých segmentů. Za 11 pracovních dnů stál celý 200 m vysoký stožár.

A tak v letech r. 1943 zahájila vysílání jedna z největších stanic světa. Její stožáry, o 50 m vyšší než Šuchovovy, jsou třikrát lehčí, místo 300 tun jen 97 tun. Už se chystají stožáry další, ještě vyšší — 400 m, které budou 20krát lehčí než Eiffelova věž, jejíž celková váha činí 8000 tun, až je jen 300 m vysoká.

Myšlenky, kterých bylo použito sovětskými konstruktéry při této stavbě, řidi i jiné vysoké stavby. Za vynikající své práce a vynález byli inženýři Sokolov, Gospodarskij, Ponomarov a Savickij vyznamenáni rozhodnutím sovětské vlády Stalinovou cenou.

S. Pavlov.

? Mám elektronky Tungsram V495, VY2, VCL11, VCH4, Telefunken RE134, REN904 a Philips 373 a DK21. Rád bych si postavil přijímač aspoň šestilampový; můžete mi poslat takový plánek, v němž bylo lze využít elektronky, které mám?

= Vaše sbírka elektronek obsahuje jak museální kousky, tak vzácné elektronky moderní, které by rád dobře zaplatil zájemce, který je marně shání. Bylo by ovšem zapotřebí oznámit, co máte, na pr. v rubrice Prodej - koupě - výměna. Plánek přijímače Vám však poslat nemůžeme nevydali jsme jej a spec. zapoj. nemůžeme bez využití navrhovat. Snad by bylo účelnější opatřit si běžné elektronky a postavit přijímač podle některého z návodů, které přinášíme v RA. Nemapsal jste nic o svých znalostech a dovednostech, ani o tom, jak jste zařízen ve své dílně, abychom Vám mohli případně navrhnut vhodný návod. Znáte Praktickou školu radiotechniky?

? Dosáhnu při použití sluchátek místo reproduktoru u dvoulampovky většího dosahu příjmu? *

= Ano. Výkon vzdálených vysílačů poštař pro slušný příjem na sluchátka, kdežto v reproduktoru by byl sotva poštěchnutelný. U sítového přijímače je ovšem zapotřebí důkladně filtrovat anodového proudu, aby přijímač nebrůrel, jinak by poslech na sluchátka byl nepříjemný.

? Chci použít pro superhet podle RA 3/47 sítového transformátoru 2×280 V namísto předepsaných 2×250 V. Je třeba vrádit srážecí odpor do série s filtrační tlumivkou?

= Neudal jste velikost, resp. zatižitelnost svého transformátoru. Po sestavení měte napětí na prvním filtračním ellytu; není-li větší než předepsán, 240 V o více než 10 %, není třeba v zapojení nic měnit, jinak přidejte dostatečně dimenovaný odpor, jak jste navrhli, a to nejlépe do přívodu k prvnímu filtračnímu kondenzátoru od žhavené usměrňovací elektronky. Vyměňte jej asi na dvojnásobek stejnosměrného výkonu, který se v něm spotřebuje (na pr. přístroj odebírá 55 mA, chcete srazit napětí s 280 na 250 V, t. j. odpor $30/55 = 0.55$ kilohmů; výkon $30 \times 55/1000 = 1.65$ W, použijte odporu pro zatížení 3 W).

? Předpěti koncové elektronky mohu získat buď odporem v přívodu ke kathodě, nebo odporem, vedeným od kostry ke středu anodového vinutí. Který způsob je lepší?


= Každý má své výhody. První způsob (automatické předpěti) se snaží udržet stálý anodový proud elektronky i při eventuální poruše (prolínající vazební kondensátor; iontový mřížkový proud). U druhého způsobu (pevné předpěti) mohou být kathody všech elektronek na kostře, předpěti se snadno vyfiltruje poměrně malým kondensátorem, zato odpor v mřížce obvodu vyjde větší. Kromě toho některé elektronky s velkou strmostí připouštějí jen automatické předpěti, pevně jen temkrát, je-li proud, tekoucí odporem v záporné větví, aspoň s 80 % proudem koncové elektr.

? Prosím o návod na spoehlivý příjem krystalkou na reproduktor.

= Chcete-li poslouchat Prahu I, odstěhujte se do Čes. Brodu, dáváte-li přednost poslechu Prahy II, radíme přesídit na Mělník. Je totiž známo, že jen v nejbližším okolí silného vysílače lze poslouchat na reproduktor i pouhou krystalkou.

Nejmenší zesilovač

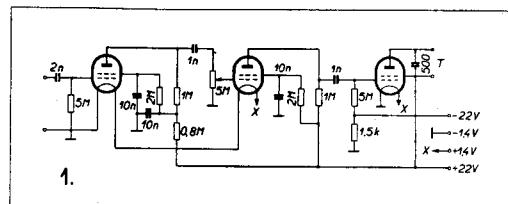Ukázka zapojení a konstrukce moderního zesilovače pro nedosýchavé.



Schema trojstupňového zesilovače, které vidíte na obrázku 1, nemá zvláštnosti, až na to, že anodové napětí je jen 22 V. Obrázek 2 však dokládá, že přístroj (i s elektronkami), měří jen $30 \times 60 \times 15$ mm. Vyrábí a dodává jej pod jménem Ampec americká firma Centralab. Má rovnou charakteristiku ± 1 dB mezi 200 až 5000 c/s a hodí se jako základní součást ke stavbě zesilovačů pro nedosýchavé, mikrofonních zesilovačů a malých přijímačů na sluchátka. Přes nepatrné rozdíly a malou spotřebu má přístroj zesílení 4000 (při 1000 c/s) a výstupní výkon 9 mW. -rn-

skoro neznám. Což kdybychom se dohodli, že slovu osa vyhradíme význam myšlené nebo nakreslené čáry, jež je buď směrem, dělitkem soumrnnosti nebo osou točivého pohybu, ale něčím hmotným? Podobně hřidel nechť značí tyč, otáčivou kolem podélné osy (spolu s kolem, klikou a pod.). Čep je nehybná část uložení točivé současti, na př. čipek vodicí kladky pro šňůru stupnice.

Z REDAKCE

Elektronik - Radioamatér


Tímto číslem počínaje dostávají čtenáři svůj list pod názvem pozměněným. Nová jeho část je odvozena z nového, všeobecného označení našeho oboru. Elektronika je jmenována omou část elektrotechniky v nejširším pojetí, kde částice elektriny - elektrony - probíhají část své funkční dráhy mimo hmotné vodiče, tedy ve vakuu. Je to nepochybně výraz výstižnější a všeobecnější než slovo radiotechnika a jiná podobná. Nebude také škoda, ustoupí-li pojmu „radio“ k souvislostem s látkami, které vyzářují paprsky (radioaktivita). — Elektronik je člověk, který se zabývá elektromikrou, a je zcela přiměřeně nazvaz tak i časopis, který má za svůj hlavní obor.

Jestliže nové slovo překvapí pojmovou náplní poněkud jinou než jméno původní, je vhodné připomenout, že obsah „Radioamatéra“ prodělal obsahovou proměnu ve smyslu nového názvu už dosti dávno. Většina článků „Radioamatéra“ řadu let už není konformní s oblastí zájmů těch prostých přestitelů našeho oboru, kterým se říká amatéři. Ti čtenáři, jimž dosavadní název časopisu působil rozpaky přiliš zřetelným přídechem populárnosti, budou teď snad spokojeni, a ty, jimž využívaly právě nejpřístupnější složky obsahu, snad upokojí naše ujištění, že i pod novým pojmenováním najdou dost příspěvků, zaměřených k získání a výchově začátečníků a méně pokročilých čtenářů, alespoň do té doby, než nám dostatek papíru dovolí vydávat přidruženou nebo samostatnou přílohu s obsahem, který by název Radioamatér plně zdůvodňoval.

Prosíme proto, aby čtenáři, zaujati radioamatérstvím, smírně přijali změnu názvu svého listu. Její účelnost nespočívá jenom v nastavším souhlase mezi obsahem a názvem listu, nýbrž i v nezbytnosti věřejně doložit vyšší publicistický program, který tento časopis plní.

Současně sdělujeme, že ve smyslu vládního nařízení o přechodném omezení spotřeby papíru vychází nás list tentokrát jako dvojčíslo 7/8. Příští číslo vyjde až 1. září t. r. Omezení rozsahu, které plyne ze zmíněného nařízení, vynahradíme čtenářům jakmile to bude možné.

Redakce a vydavatelství.

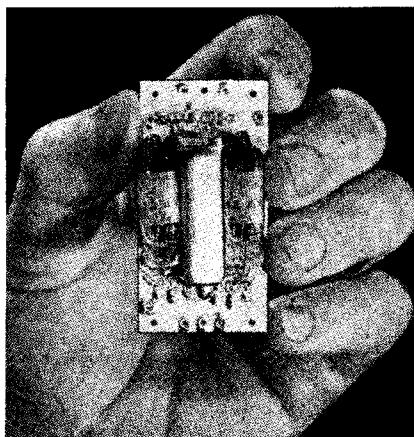

Slovo a význam

Co je řád.

Pojem z nejobsažnějších, které lidé souděním zná, má v technicko-počátecké mluvě zvláštní význam. Udává totiž desetinnou hodnotu veličin: jednotka, desítka, stočka, desetina, setina, milioninta atd., to jsou „řády“ v tomto smyslu. Tam, kde údaj připomírá nebo vyžaduje volnost nebo rozdíl hodnot, mluvíme o řádové veličnosti. Na příklad vazební kondenzátor v běžných zesilovacích stupnicích s odpovídoucí vazbou má kapacitu řádu 10 000 pF nebo 10 nanofaradů; mřížkový svod audio-ruje řádu 1 megohm a podobně. To znamená asi tolik: vazební kondenzátor je 10 nF, ale může být a také bývá 5 nF nebo i 50 nF. Řádová hodnota je tedy jakýsi střed použitelných veličin, posunutý na celistvou kladnou nebo zápornou mocninu deseti. — Nezcela správně pochopejme významu slova řád v tomto označení dala snad vznik souvislosti asi takové: padding u superheru pro střední vinu je řádu 550 pF. To není správné, tady je účelně udat hodnotu přesně, a když už chceme vyjádřit přibližnost nebo možné odchyly, pak to učiníme slívkem „asi“. Označení „řád“ zachovejme pro údaje s jedinou číslicí 1 a ostatními nullami.

Osa, hřidel, čep.

Zhusta zjišťujeme nepochopení významu tří slov pravě uvedených: „osičkou“ bývá miněn hřidel, „hřidelem“ zase válcová tyč, která je však na mile vzdálena otáčení, a „čep“ je technikum nastrojařům

Místo kolektoru — suchý usměrňovač

Dynama, používaná v automobilech pro nabíjení baterie, jsou drahá a konstrukčně obtížná. Musí totiž mít nabíjecí charakteristiku značně plohou, aby byla baterie rovnoměrně dobijena při velmi různých rychlostech vozu. Tyto obtíže překonala fa. *Leece-Neville* v *Clevelandu*. K nabíjení trifázového alternátora je dokonalého suchého usměrňovače. Jako největší výhodu zařízení uvádí (kromě nízké ceny), že nabíječi proud (60 A) se prakticky nemění při rychlosti auta mezi 20—180 km/hod. Zařízení je rovněž značně menší a lehčí než ss dynama, a také účinnost je značně větší, protože buzení alternátoru se děje částečně permanentními magnety (ze slitiny AlNiCo). (Radio Craft, March 1948, str. 58.) —rn—

Z NAŠÍ POŠTY

(Dostali jsme milý dopis od čtenáře z Polska, s nímž se chce pochlubit čtenářům zdejším. Otiskujeme jeho část v původním znění, a čtenáři s námi snad budou souhlasit, že bychom rádi uměli polsky tolík, jako pisatel dopisu umí česky.)

„Pozdravují srdečně všechny spolupracovníky redakce a rovněž administrace nejmilejšího z zahraničních časopisů, jaké důstavam, a těším se na spolupráci československo-polskou, zvláště v oboru radiotechniky; což mi nejvíce zajímá. — Konečně prosím o prominutí nesprávného jazyka; nedív — učím se jeho jen několik měsíců. S amatérským pozdravem W. Małinowski.

(V té souvislosti prosí redakce české amatéry, kteří si dopisují se zahraničními kolegy, aby jim nezůstávali dlužní odpovědi.)

PANTOGRAFOVÁ GRAVÍRKA

Mohu se vám pochlubit s pantografovým rycím strojem, který jsem s několika úpravami vyrobil podle návodu v Radioamatérsku. Pracuje se velmi pěkně a za návod Vám srdečně děkuji. Již dlouho jsem neměl z něčeho takovou radost; však jsem při práci strávil kdekterou volnou chvíli v posledním půl roce. Jako zámečník provedl jsem práci odborně a též některá zdokonaleně, jako zvedání z řezu vertikálním šroubem dvojchodym o stoupání 12 mm; jiné věci jsem zessířil. Základní abecedu jsem vyryl ručně do hruškového dřeva a šlo to velmi dobře. Za sedm hodin jsem pak vyryl 160 kusů předložové abecedy do duralu. Vladimír Pšenčík

(Redakce má v rukou ukázku rytí strojem p. Pšenčíka, a protože není reprodukční způsob, který by dokonalost provedení znázornil na těchto stránkách, může jen potvrdit, že jasnost nápisů od 10 do 2,5 mm výšky v hliníkovém plechu jen 0,5 mm síly nemůže být předstížena.)

NOVÉ KNIHY

UČEBNICE RADIOTECHNIKY

F. E. Terman, Sc. D., Radio Engineering, 3. vydání. Vyd. v r. 1947 McGraw-Hill Book Comp. Inc., New York, N. Y. — Formát 150 × 226, 969 stran, 826 obrázků a diagramů, 428 příkladů. Cena 7 dolarů. — Už první vydání této učebnice v roce 1932 učinilo F. E. Termana známou osobností mezi odbornými publicisty, a to v USA a na celém světě. Do této knihy, psané prostou a výstižnou řečí, uložil autor nejen své rozsáhlé znalosti odborné, ale i dlouholeté zkušenosti učitelské, a podarilo se mu na 900 stránkách obsáhnout skoro celý tehdejší stav radiotechniky. Mnoho originálních způsobů výpočtu, které zde byly po prvé publikovány, od té doby zobecnělo.

Uveďme z nich nejznámější: konstrukce frekvenční charakteristiky odporového zesilovače s pomocí kmitočtu, při kterém nastane zeslabení o 3 dB ($R = 1/\omega C$); universální resonanční křivka; náhradní schéma a výpočet transformátorové významného zesilovače.

Vývoj radiotechniky hlavně za války vyžádal si přepracování pro třetí vydání, které vyšlo vloni na podzim. Jelikož dnes již není možné v jednom svazku, ba ani v menší knihovně soustředit soubor všech poznatků tohoto oboru, zdůraznil autor knihy její charakter učebnice základů. Knihu se dělí na dvě části. V první je podána teorie kmitavých obvodů, základní vztahy a vlastnosti elektrotechniky, a principy modulace. V této části nejvíce zaujme nová kapitola, věnovaná obvodům se spojite rozloženými konstantami (distributed constants): vlnovodům, feedrům, koaxiálním vedením a dutinovým rezonátorům. Autor vychází při výkladu z telegrafní rovnice a na jejím základě jasně vysvětluje jinak těžko pochipotelné vlastnosti těchto obvodů.

V druhé části (kapitola 9 až 18) jsou probrány funkce elektronky a činností i zapojení přijímačů a vysílačů. Zvláštní kapitola je věnovaná radionavigačním systémům a teorii radarových soustav. Závěrem je kapitola o akustice, ve které jsou základní zákony a jednotky, akustika volných prostranství, uzavřených místností a elektroakustických transformátorů (mikrofon a reproduktorů).

Látka je podána způsobem, který je přiznácný pro americké učebnice: Nejprve je látka vysvětlena a zdůvodněna slovně, takže první vzorce vyjdou logickou úvahou (first approximation), poté doje na matematický rozbor a jsou odvozeny vzorce přesné. Tento způsob, který podle osobního zaměření je možno chválit i kritizovat, má několik předností: student se naučí v předmětu logicky myslit a usuzovat, má záruku, že porozuměl funkcím a vztahům, aníž si při tom zatíží paměť sbírkou vzorců. Učebnice je také přehlednější a srozumitelnější i pro člověka bez hlubší matematické erudice.

Toto zaměření podporuje četné příklady v textu a sbírce úloh na konci knihy, kterou považujeme za zvlášť užitečnou. Každý kdo knihu studuje, může se přesvědčit, jak dalece látku ovládl.

Vcelku je Termanova kniha z těch, které si student zamílaje a odnesne s sebou do praxe, aby se k nim vracel při problémech, před které byl postaven. H.

OBSAHY ČASOPISŮ

KRÁTKÉ VLNY

Č. 6, červen 1948. — Výpočet usměrňovače, Z. Tuček. — Konvertor pro amatérská pásmá, J. Dršták. — VFO s triodou-hexodou, M. Šetinský. — Automat na učení Morseových znaků, V. Přyl. — Všeestranný pomocný přístroj.

ELEKTROTECHNICKÝ OBZOR

Č. 10, květen 1948. — Sečítání logaritmickým pravítkem, Ing. V. Svoboda.

SLABOPROUDÝ OBZOR

Č. 4, duben 1948. — Zkouška stálosti zesilovače skokem napětí, B. Carniol. — Zemní reprodiktory pro XI. všeobecný slet, J. Merhaut. — Vstupní admittance kathodového zesilovače, A. Špaček. — Tabulka vlastností isolantu a dielektrik, Ft.

COMMUNICATIONS

Č. 4, duben 1948, USA. — Letecké navigační zařízení s vvf, F. J. Todd. — Fázování tv signálů, R. C. Palmer. — Měřicí přístroje ve vysílači, II, H. G. Eidsom. — Vakuometry, používané při výrobě elektronek, K. M. Laing. — Pomocné diagramy pro návrh rozhlasových sítí, F. J. Sheenan.

ELECTRONICS

Č. 5, květen 1948, USA. — Ultrazvukový radar pro slepce, F. H. Slaymaker a W. F.

Meeker. — Měřicí vakuua s elektronkovým voltmetrem, F. F. Davis. — Zjednodušený příjem jednoho postranního pásmá, O. G. Villard. — Akustické problémy při návrhu studia, G. M. Nixon. — Měřicí tloušťky nemagnetického materiálu, J. W. Head. — Reaktance s malou impedancí pro vvf, E. K. Stodola a H. L. Isman. — Anteny pro 460—470 Mc/s, — III, H. J. Rowland. — Návrh mf zesilovače s pásmovými filtry, naladěnými na různé kmitočty, H. Wallman. — Hledač směru pro stanovení bouří, W. J. Kessler a H. L. Knowles. — Zesilovače v městskovém zapojení, Y. P. Yu. — Elektronkové varhany, T. H. Long. — Počítací obvody pro televizi, A. Easton a P. H. Odyssey. — Návrh elektronkového integrátoru pro ss napětí, G. A. Korn. — Záhnědější generátor s laděním R—C, J. W. Whitehead. — Obrazovka s akumulací obrazu, F. Rockett. — Zvětšení lineárního rozsahu reaktančního modulátoru, F. Brunner.

PROCEEDINGS I. R. E.

Č. 4, duben 1948, USA. — Potlačování pořadí při impulsové modulaci, S. Moskowitz a D. D. Grieg. — Sluneční poruchy s délou vlny 10,7 cm, A. E. Covington. — Měření skreslení intermodulační methodou, W. J. Warren a W. R. Hewlett. — Avc jako zpětnovazební problém, B. M. Oliver. — Mf zesilovač s negativní zpětnou vazbou, E. H. B. Bartelink, J. Kahnke a R. L. Watters. — Průmyslová normalisace, C. H. Crawford. — Pokrovky radiotechniky v roce 1947. — Průchodek kondensátor, A. Watton.

QST

Č. 5, květen 1948, USA. — Krystalem řízený buďci pro 220 Mc/s, E. P. Tilton. — Kontrola připravené antény pozorováním stojatých vln, M. L. Potter. — Potlačování poruch tv příjmu, P. S. Rand. — Jak pracovat se šrouby a nýty, J. A. Weber. — Modulační monitor, indikující amplitudu, J. S. Denham.

RADIO CRAFT

Č. 7, duben 1948, USA. — Miniaturní elektronkový voltmetr na baterie, L. L. Kwasniewski. — Poplašné zařízení se změnou kapacity, M. Kalashian. — Vysílač na náramku, H. Gernsback. — Zesilovač 35 W s věrnou reprodukcí, H. R. E. Jonston.

RCA REVIEW

Č. 1, březen 1948, USA. — Elektrooptické vlastnosti televizních systémů, O. H. Schade. — Stabilizace kmitočtu spektrálními čarami, W. D. Hersherger a L. E. Norton. — Základy radaru s kmitočtovou modulací, I. Wolff a D. G. C. Luck. — Obrazovky s akumulačním stínitelem, A. S. Jensen, J. P. Smith, M. H. Mesner a L. E. Flory. — Elektronky pro příjem televize, R. M. Cohen. — Stereoskopické znázornění obrazovkami, H. A. Iams, R. L. Burtner a C. H. Chandler. — Šíření mikrovln v prostoru, A. L. Hammer-schmidt.

ELECTRONIC ENGINEERING

Č. 244, červen 1948, Anglie. — Jak kreslit schémata, L. H. Bainbridge-Bell. — Grafická metoda stanovení pracovních podmínek tridy, napájené střídavým anodovým napětím, A. Grainge. — Skreslení v telegrafii, A. B. Shone a R. T. Fatechand. — Jak zhotovit malé otvory v kovových deskách, H. E. Holman. — Korekční obvody pro dynamickou přenosku, N. Winder. — Chromoskop, obrazovka pro barevnou televizi, A. B. Bronwell. — Dvoufázový telekomunikační systém, II, D. G. Tucker. — Zlepšený dělič kmitočtů impulsu, R. T. Clayden.

WIRELESS WORLD

Č. 6, červen 1948, Anglie. — Stabilisátor napětí s elektronkami, J. McG. Sowerby. — Selektivnost tv zesilovačů, W. T. Cocking. — Stabil. zesilovač s velkým ziskem, C. C. Whitehead. — Krystalka s radarovým detektorem, R. G. Hibberd.

L'ONDE ÉLECTRIQUE

Č. 254, květen 1948, Francie. — Elektronky s rychlosní modulací, R. Warnecke. — Spojení koaxiálními kably na velké vzdálenosti, R. Sueur. — Šum mimozemského původu a jeho vliv na telekomunikační techniku, M. G. Lehmann. — Technika a vývoj radaru, eliminace stálých ozvěn, kpt. Demanche.

RADIO WELT

Č. 5, květen 1948, Rakousko. — Amplitudová, fázová a kmitočtová modulace, II, H. Villicus. — Diagram pro výpočet žhavicího kondenzátoru, W. Goesser. — Ultrazvuk v biologii a v lékařství, II, F. Kopecek. — Přístroj na zkoušení výcikov.

PRODEJ • KOUPĚ • VÝMĚNA

Insertní hlídka čtenářů RADIOAMATÉRA.

Každý insert musí obsahovat úplnou adresu zadávajícího. Pište čitelně a účelně zkracujte slova.

Cena za otištění inserátů v této hlídce: první řádku Kčs 26,—, další, i neplné, Kčs 13,—. Za řádku se počítá 40 písmen, rozdělených mezi řádky. Částku za otištění si vypočtěte a připojte v bankovkách nebo v platných pošt. známkách k objednávce. **Nehonorované inseráty nebudu zařazeny.**

Koupím elektr. RV24P700—701 2—10x, P45 2x, RV12P2000 2—4x, neb vyměním za KK2, KL4, EDD11, EBF11, UCH11, EBC11, ECF1, CK3, CY1, KL1, OS12/500. V Brzobohatý, Pohorelice 594 u Brna. 001 p

Hledám elektr. AK1, E446, E443H, AF7, AL4, ECH21, EBL21, superhet, cív. soupis, elyty, koupím neb dám: RVP800—3 ks, VC1—2 ks, EL11, RL2, 4P2, RV2, 4P2 a jiné součásti, a potřeby. Seznam zašlu. J. Burian, Kunratice u Prahy 22. 002 p

Prodám 5x EZ12, 3x LV1, 3x RV12 P2000; RG1202, RG12D60, 2x RV2 P800, všechny 100%, nové. Dále elektrol. 8μF a 15μF. I jednotlivě. Jiří Mach, Praha XX, Žernovská 4. p 003 p

Technická poradna

— odpovídá za režijní poplatek 10 Kčs jednoduché dotazy z oboru radiotechniky. Data elektronek (výpis z dostupných katalogů) za 5 Kčs za jednu elektronku. Ne provádí: návrhy nebo úpravy zapojení, výpočty složitých obvodů, transformátorů a p., opravy vyuvažování, cejchování atd. jakýchkoli přístrojů. Nedodává stavební radiotechnický materiál, součástky, elektronky.

Vzájmu správného a rychlého zodpovídání prosíme zatazete o dodržování této zásady:

Před dotazem prohlédněte starší číslo Radioamatéra. Většina z častých problémů je v nich rozrešena. — Pište přehledně a čitelně, po jedné straně papíru. — V pravém horním rohu dopisu uvedte tiskacím písmem jméno a úplnou adresu a přilepte kupon, odstraněný s třetí strany obálky. — Objednávky jednotlivých výtisků časopisu, původních desek nebo plánek (viz dále) přikládejte na zvláštní listu, kde také uvedte adresu. — Pište stručně a výstižně; neopomeňte důležité významy, ptáte-li se na příčinu poruch. — Do jednoho dotazu pište nejvýš tři otázky.

Připojte částku 10 Kč v bankovkách nebo v platných poštovních známkách na režii s napsáním a adresáním dopisu, a připojte frankovanou a správně adresovanou zpětnou obálku. Nemůžete-li ji přiložit, připojte dalších 5 Kčs.

Telefonem dotazy nezodpovídáme.

Predám lebo vymen. za mavom. I. naj. 6 6 elektr. k. v. super. Ďalej pred. rotačný mičič a elektr. VCL11, CY1. Št. Sedláček, Kopčany u Holíča, Kollárova 132 - Slovensko. 004 p

Vym. nov. EM4 a EL12 za EBF11 a EFM11. Holcát V., Všenory 97 p. Dobřichovice. 005 p

Kúp. RA 1937/38 staré roč. Radiolaboratoř; Kurz radiotechn. — Bednářák a Radioamat. příruč. - Forejt. etc. M. Paulík, uč. Štrba. 026 p

Koupím ihned čís. 1 a 4 roč. XXV RA, Boh. Zelenka, radio záv. Holešov. 006 n

Dám: KC3, KDD1, 2x KF4, 2 aky. 2V/138 Ah, 6x RV2P800. Nové. Potřebuji: DG3 (LB8), LV1, LD1, AZ, selén vysoko i nízkonapěťové. Příp. prodám J. Minařík, Přerov, Pařačkého 3. 007 p

Koupím 2 žalud. triody DS310, nebo podob. i výměna. M. Kašpar, Brno 16, Tichého 19. p 027 p

Koupím akum. „Niffe“ elektron. řady K, D, R, E připravené větší síť. trafo radiovraky a různé součástky. K. Cochlar, Trojanovice č. 16, p. Frenštát p. Radh. 008 p

Prodám velmi lev. více usm. pro měř. přístroj. „Westinghouse“ (1mA) dto Siemens 10mA; trafo pro zkoušec elektr.; bezvadné hraj. „Sonoretta“ a více cívk. agreg. do Sonoretty; EF9, ACH1. Koupím: P4000, P2000, navij. na kříž. vin. (RA 41—2). Z. Kozmík, Praha XVI, Nad Koulkou 2047. 009 p

Dám Elektr. UY11, UCH11, UCL11 za AZ1, EF6, EL3 alebo AZ1, AF7, AL4, J. Fekete, Vrútky, Stalinova 35. 010 p

Koupím motorek jednofáz. 220 V, 250—500 W a malý soustruh, zašlete popis a rozměry. K. Kašparek, Bedřichov, p. Jihlava 2. 011 p

Predám viac NF2, 4673, RV2, 4P45, RESO94, 6K7, EL11, AZ21, AZ11, a iné. J. Janiga, Lipt. Štiavnicka 16, Ružomberok. 012 p

Prodám různé součásti, elektronky, měř. přístroje trafa atd. Známku na odpověď. Hezký Boh., Kvíč 88, p. Slaný. 013 p

Potřebuji bater. elektronku KL4, nabídnete novou na J. Vít, mlýn Podhajč, p. Lnáře. p

014 p

Koupím adapter pro nahrad. Neumann MS33 nebo Telefunken R13, kondensátor mikrofon Telefunken, Vilém Smutný, Český Těšín, Nádražní 4.

015 p

Prodám úplně nový komplet. super. postavený podle RA č. 3 z r. 1947. Cena Kčs 2200,—. Rezníček, Lubnice 44, p. Těšetice u Olovínce. 016 p

Koupím sign. gener. (pomoc. vysílač) Philips GM2882 neb Tesla neb USA do 30 MC s modul. 400 c/s. L. Niederle, Praha XVI, Presslova 5. 017 p

Prodám komunikační superhet 6elektronkový italský komplet Kčs 4000,—. Bogatyrev, Praha-Nusle, Riegrovo nám. 2. 018 p

Predám elektronky pre krátkovlnnú liečbu Tungsram OQQ 150/3000 tov. nové. Ing. L. E. Winter, Nové Zámky, ul. Č. A. 6. 019 p

Koupím RV12 P2000, nutně potřebuji. M. Novotný, Horka, p. Chrást u Chrudimě. 020 n

Lampy prodám neb vyměním: 3X RL12 P35, STV280/40, 5X NF2, LS50, LG1, 2X LG2, RV12 P4000, 6K7, 6L6, 6 Ø 5, 8X RV12 P2000, RG12D60. Č. Chlumský, Trnvice, Fügnerova 400. 021 p

Koupím 2X RV2, 4P700 a Talisman (Rytmus). J. Matouš, Č. Budějovice, Jirovecova 12. 022 p

Koupím elektronku DF22, prodám DL21. R. Jelínek, Hodonín, Tylova 17. 023 p

Prodám EL3, 2X UF21, 1X UCH21, RV12 P4000, příp. vyměním za DLL21, DDD25 a doutnavku. Bazíka, Praha XIX, Nad Sárkou čís. 1. 024 p

Koupím vln. přepínač Philips TC a několik RV12 P2000, nebo vyměním za KCH1, KBC, KF3, KL5. Wasserburger, Nesovice. 025 p

Zaujíma Vás rádio? Pre schopných amatérov a rádiomechanikov má dobré zamiestnanie „TESLA“ továreň Bratislava, Račištorfská 610.

Objednávky plánek.

Čtenáři Radioamatéra mohou si objednat litografované otisky oněch původních výkresů, z nichž byly pořízeny obrázky v textu, o nichž je to udáno v podpisech u příslušných obrázků, nebo na titulní straně jednotlivých čísel (v rubrice Plánky k návodům v tomto čísle).

Plány lze objednat dopisem, který obsahuje také příslušný plat ve známkách nebo v bankovkách, a dále:

Vpravo nahoře jméno a úplnou adresu objednatelova, psáno čitelně tiskacím písmem. Přesný údaj návodu nebo druhu plánu, a číslo a ročník, kde byl otištěn. — Údaj částky, která byla k dopisu připojena.

Chcete-li mít zaručenou správnou a brzkou zásilku, n e o b j e d n á v e j t e p l á n k y, — o nichž nevíte, zda vžebec, a kde nebo kdy byly vydány; většina z nich není použitelná bez příslušného návodu;

— na dobitku; cena plánu by nejméně stoupla dobitkovou přírakovou;

— se žádostí o přiložení složenky pro dodatečné placení;

— odděleně od zásilky částky za plány;

— a neplatné je složenkou, určenou pro předplatné časopisu Elektronik-Radioamatér.

Návštěvy v redakci 14.00 až 15.30 kromě soboty.

Porady i plány lze získat při osobní návštěvě v redakci, která je vítána jen v době, udané v nadpisu.

Křídla a za redakci odpovídá Ing. Miroslav Pacák

Tiskne a vydává ORBIS, tiskařská, nakladatelství a novinářská společnost akciová v Praze XII, Stalinnova 46. Redakce administrace tamtéž. Telefon číslo 519-41*; 539-04; 539-06. Telegramy Orbis-Praha. ● „Elektronik-Radiometr a matér“ časopis pro radiotechniku a obory příbuzné, vychází 12krát ročně první středu v měsíci (změna vyhrazena). Cena jednoho výtisku Kčs 15,—, předplatné na celý rok Kčs 160,—, na ½ roku Kčs 82,—, na ¼ roku Kčs 42,—. Do ciziny k předplatnému poštovné; výši sdělí administrace na dotaz. Předplatné lze poukázati vplatním lístkem Poštovní společnosti, čís. účtu 10 017, název týtu Orbis - Praha XII, na složence uvedět čitelnou a úplnou adresu a sdělení: předplatné Elektronika.

Prodavnica listu u Jugoslavii: „Orbis“, Beograd, Terazije 2.

Otisk v jakékoli podobě je dovolen jen s přísemným svolením vydavatele a s uvedením původu. ● Nevyžádané příspěvky vraci redakce, jen byla-li přiložena frankovaná obálka se zpětnou adresou. ● Za původnost a veškerá práva ručí autor příspěvků. ● Otiskované články jsou připravovány a kontrolovány s největší pečí; autor, redakce, ani vydavatel ne přijímají však odpovědnost za event. následky jejich aplikace. ● Křížkem (+) označené texty zařadila administrace.

Příští číslo vyjde 1. září 1948

Redakční a insert. uzávěrka 17. srpna.