

# Elektronik

Casopis pro radiotechniku a obory příbuzné

5

Ročník XXVIII • V Praze 4. května 1949

## OBSAH

Z domova i z ciziny . . . . .	96
Předsletové slavnosti čs. škol po zvukové stránce . . . . .	97
Standardní osciloskop . . . . .	100
Nová zapojení . . . . .	102
O železových jádřech z výroby . . . . .	104
Můstek na měření vzájemné induknosti . . . . .	105
Multivibrátor k cejchování přijímačů a generátorů . . . . .	106
Neobýklá dvoulampovka . . . . .	108
Dva malé přijimače . . . . .	109
Malý třistupňový přijimač . . . . .	110
Kuželové ložisko pro přesné přístroje . . . . .	113
Mandolina, kytara, citera, harfa . . . . .	114
O jankovité harfě a hráckém umění . . . . .	115
Z redakční pošty . . . . .	116
Právní hlídka - Z redakce - Obsahy časopisu . . . . .	117
Koupě - prodej - výměna . . . . .	XIX

## Chystáme pro vás

Přenosný přijimač na baterie i na síť • Jednoduchý tónový generátor R-C • Zdokonalený bzučák pro universální můstek • Zkoušečka se žárovkou a doutnavkou.

## Z obsahu předchozího čísla

Americký magnetofon • Elektronkový přepinač k oscilografu • Vícefázový systém z jediné fáze • Nový fázový diskriminátor • Pentrioda pro zesilování širokého pásmá • Přehlídka nových zapojení • Přístroj pro registraci chodu hodinek • Návod: Stupnice ohmmetu graficky • Přenosná třílampovka (D21) na baterie s předtiskem stupnice s názvy vysílačů • Odladovač v teorii i v praxi • Výroba ozubení v domácí dílně.

**M**inuly doby, kdy technický pracovník v společenské hierarchii považován za někoho, kdo sice slouží důmylesem a svými objevy k dobru a pohodlí společnosti, ale na její vzdělanost má vcelku vliv malý. Ty tam jsou časy, kdy t. zv. čisté umění bylo považováno v podstatě za neslučitelné s technickými výmožnostmi, a kdy dívčernější dotyk kteréhokoli druhu umění s technickým vynálezem nebo s hmotnou stránkou technického průjevu byl považován za zmesivující a znečistující. Značná část lidí konečně pochopila prastaré souvislosti mezi technikou a kulturou. Uvědomila si na mnoha příležitostech, jak často duchovní život bývá pod vlivem techniky, jak využívá jejich výmožnosti, jak vstřebává do své podstaty nové složky, a naopak, jak zase technika čerpá právou práci i při docela nových vynálezech, tolik se odlišujících od všechno dívčernějšího vývoje, různé svoje podněty a doplňky k kulturnímu odkazu věků dávno minulých.

*Abychom to potvrdili, obracíme se k oboru, který je nejvlastnější doménou tohoto listu i jeho čtenářů: rozhlasu a reprodukované hudby. Ponechme tak trochu v pozadí zajímavou skutečnost, že hudba, jistě jedno z vysloveně esoterických či interních umění, je nemyslitelná bez technických výmožností. Dokonalé hudební nástroje jsou i vynikajícím dilemem technickým, a technické vynálezy po staleti určovaly různé hudební formy a mocně působily i na inspiraci jejich tvůrců. Konstatujme jenom tolik, že právě gramofon a rozhlas (kterým se v jistém směru právem vydával, že odvádějí lidí od aktuálního provozování hudby) učinil totiž někdejší království zasvěcených tak podstatnou složkou našeho smyslového života, jakou dosud nikdy v dějinách lidstva nebyla.*

*Povšimněte si rozhlasu, hlučoce zasahujícího do duševního života většiny lidí na světě, a spočtěte, kolik hudby rozhlasové stanice vysílá denně do prostoru ve svých programech. Nezáleží v této úvaze na tom, zda je to hudba ve svém výběru dobrá nebo špatná, je-li podíl té lepší hudby, která zušlechtuje a neohlučuje, dostatečný nebo ne. Nesporné je, že se objev a rozvoj jedné technické výmožnosti stal rozlehrou základnou, na které se rozvíjejí staré a vznikají nové formy hudebního života. Miliony lidí, kteří by snad nikdy v životě nebyli účastní hudebního vytržení v opeře nebo v divadle, se znamují se s významnou složkou naší kultury. Část je jich také nadšena a rázem získána, jiná část zmatena, mnozí zprvu vzdorují, ale i oni ku podívání rychle přivýkají, neboť pro lidí akusticky založené je hudba často působivějším sdělením než mužené slovo.*

*Byla by chybou vědět v poslání radiotechnika při jeho vztahu k hudbě jen úkol pouhé popularizace nebo jakési podřízené služby dílu. Hudbě v její historii nebyl propůjčen instrument tak velikých možností a takové různorodnosti jako je dnes její rozhlasový a častečně již i gramofonový přenos.*

*Jakost reproducce hudby totiž stále stoupá, daleko rychleji než kdysi očekávali střízliví posuzovateli. Není již tajem-*

*stvím, že naslouchat na př. virtuosní hře na dokonalý klavír, reprodukovaný z dobře vybudovaného studia, je většinou daleko mocnějším zážitkem než přímý poslech v nedostatečně akustické a různými vnitřními vlivy rušené koncertní síně. Mnohé nástroje a nástrojové skupiny znějí v rozhlasu stejně dobře jako na koncertním podiu. Platí to leckdy právě tak o velkých orchestrálních produktech.*


*Nejdé však snad jen o to, že na desítce jsou často zachyceny výkony z nejlepších a že tedy je s nimi přetěžká konkurence, jde i o problém ryze zvukové. Každý vzdělaný hudebník ví, že týž orchestr pod týmž dirigentem různě zní v různých koncertních sálech, a že v jakosti ne snad vytvářeného, ale slyšitelného odkazu v zvuku bývají nápadně rozdíly. Jedny nástroje znějí lépe, jiné hůře.*

*A právě zde myslíme rozhlasový přenos nepřítomnému posluchači neobyčejně usnadnit poslech,*

*kdežto přítomnému návštěvníku zatím pomocí nemůže. Přijímací mikrofony se rozestaví na vhodná místa, mixer je podle potřeby jednotlivě uvádí do chodu nebo je vypíná, a tím ovšem podstatně napomáhá, aby to či ono místo v koncertní skladbě, jednou klarinetové sólo, jindy huboká melodie violoncell nebo jiskřivé glissando harfy, vyslo s výrazností, kterou bez této technických zásahů by ani zvýšené ucho muzikantovo nezaslechl.*

*Jde však i o využití frekvenčních závislostí, a tím o zesílení nebo zvýraznění těch částí skladby, které toho po názoru dirigenta nebo hudebního poradce zasluhuji. Uvědomí jsem si to nedávno při provedení jedné Beethovenovy symfonie pod vynikajícím československým dirigentem v koncertní síni, jež akustika není nikterak špatná. Orchestr hrál s dokonalým pochopením skladby a s vnitřním zaujetím, a nejen posluchač se těšil z toho, že slyší zase jednou v dobrém provedení čistou hudbu, neskreslenou a tedy domněle neochuzenou žádnou zprostředkovací pomůckou. V koncertní síni se udržovalo vzorné ticho, a přece druhá část Beethovenovy Sedmé symfonie byla pro mne i pro jiné, kdo s ní byli obeznámeni, částečným sklamáním. Z elegického pochodového thematu známého Allegretta vyrůstá druhá samostatně vedená melodie, hraná nejprve ve violoncellech a potom plně rozverpná ve smyčcích. Známe ji z rozhlasových provedení a z desek v provedení nejrůznějších orchestrů příliš dobře, než abychom nezoreznali, že ty primy dostatečně neznějí, že jsou ve srovnání s ostatním orchestrem matné, že ani melodie nestoupají do výše s potřebnou intensitou. Cítili to nejen posluchači, rozpoznal to nejlépe sám dirigent, který skloněn nad primy najednou z dirigování přechází v naznačování energetických tahů smyčcem. Hráči opravdu přidávají na zvukové intenzitě, hrají ze všech sil, snažíce se ovšem zachovat krásu tónu, ale výsledný dojem stále není ten, který známe z gramofonových desek, tedy z hudební náhražky, donedávna mnoha muzikantů opovrhované, a z vysílání rozhlasových stanic. Jednoduchý technický zásah, který podtrhuje významnou melodickou linku docela přirozeným a hudebně zákoníčným způsobem, totiž zesílením příslušného mikrofonu, způsobí, že přenos*

## TECHNIK A HUDBA

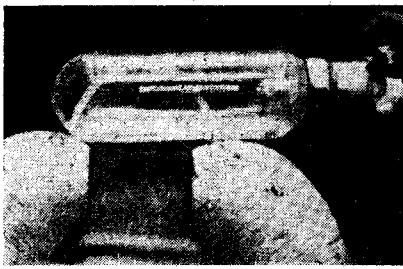


Obraz 1. Cinnost rtufové diody v magnetickém poli. Na obrázku lze pozorovat světelnou stopu, která sleduje siločáry magnetického pole.

## Elektronka, která „vidí“ magnetické pole

Velmi zajímavá elektronka byla nedávno zkonstruována v laboratořích university v New Yorku. Je to dioda s pyrexovou baňkou, jež má běžnou žhavenou katodu a souosou děrovanou anodou z nemagnetického tantalového plechu. Dioda je plněna rtuťovými parami o malém tlaku. Napětí na anodě, které je 10 až 15 V, odpovídá ionizačnímu potenciálu rtuti.

Cinnost elektronky je patrná z obrázku 1. Elektrony, vyletující z katody, jsou přitahovány k děrované anodě. Je-li dioda v magnetickém poli, projdou děrovanou anodou jen ty elektrony, jejichž dráhy jsou tečnami k magnetickému toku. Tyto elektrony jsou magnetickým polem

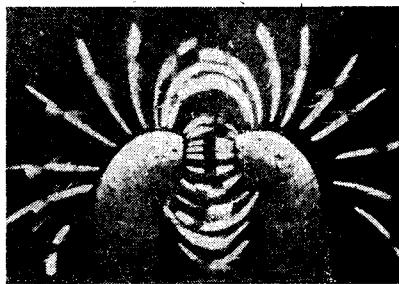Obraz 2. Průběh magnetického pole silného elektromagnetu. Světlé stopy vznikly postupným exponováním jednotlivých poloh diody v tmavé místnosti.



## TECHNIK A HUDBA

(Dokončení z předešlé strany)

vyniká nad přímým poslech. Kdyby nezajádatemu posluchači tu to beethovenovskou větu bezprostředně po jejím provedení někdo reproducoval na dokonalem zařízení s výkonem úměrným tomuto prostoru, byl by tento úspěch techniku demonstrací docela jasné. A citelé Beethovnovi by jistě nebyli urozeni.

Tento jediný příklad snad postačí k doložení, že se technikům otvírají ve spolupráci s hudebníky nové a dosud netušené možnosti na prospěch rozlehlého kulturního úseku našeho života. Je jenom zapotřebí, aby pracovníci jiných oborů se naučili respektu k technice, a na druhé straně, aby technikové při svém náročném a stále se prohlubujícím odbornictví nezapominali, nýbrž soustředěně pěstovali kulturní soudobosti svého díla s ostatním lidským tvorstvem.

Václav Fiala

soustředěny do jemných paprsků, jejichž osy sledují magnetické siločáry. Elektronky, které se v těchto paprscích pohybují ve šroubovicích, obdobně jako u obrazovek s magnetickým zaostrováním, ionisují nárazem rtuťové páry, a tím vzbudí příznačný modravý svít, známý ze rtuťových výbojek. Elektronové paprsky se tak stávají viditelnými a je tedy možno sledovat okem průběh magnetických siločar a tvar pole.

Na obrázku 2 jsou viditelné siločáry pole silného magnetu, které vznikly tak, že se diodou postupně pohybovalo v temnotě a současně byly na film exponovány světelné paprsky v jednotlivých polohách.

Diody lze použít nejen k viditelnému znázornění průběhu libovolného magnetického pole, ale zejména jako pomůcku k určování správného tvaru magnetu při konstrukci nejrůznějších zařízení, tak aby magnetické obvody byly řešeny nejúčelněji a s minimálním rozpylem.

(El. Engineering, led. 1949.)

## Nový piezoelektrický materiál

Titaničitan barnatý je keramická hmota s velikou dielektrickou konstantou a malými ztrátami, které se používá jako základní látky pro výrobu známých trubíkových keramických kondensátorů pro vysoké frekvence.

Nedávno bylo objeveno, že tato látka jeví v elektrickém poli významné piezoelektrické vlastnosti. Destička titaničitanu barnatého se obvykle skládá z mnoha drobných kryštálů, jejichž osy po vložení látky do silného elektrického pole zaujmou stejný směr. Jednotlivý kryštalek by byl piezoelektrický značně učinnější než běžné kryštaly Seignettovy soli, avšak také soubor mikroskopických kryštálů, zformovaných elektrickým polem do pravidelných řad, jeví velmi dobré piezoelektrické účinky, a destičky z této látky mohou proto plně nahradit a v mnohem předčít dosavadní běžné druhy kryštálů, u nichž se mají mechanické kmity změnit v elektrické a naopak.

Výhodou je, že při použití nové látky není zapotřebí choulostivého pěstování krystalů nebo jejich řezání, protože se piezoelektrické vlastnosti vzbuzují v každé destičce libovolného tvaru teprve dodatečně použitím silného elektrického pole. Je také možné vzbudit ve dvou částech téže keramické destičky oblasti s opačným dielektrickým účinkem a vytvořit obdobu krystalového dvojčete. Další podstatnou předností nového keramického materiálu je jeho naprostá odolnost proti vlnkostí, a také závislost na teplotě je v běžném rozsahu teplot prakticky zanedbatelná.

Po prvé byl nový materiál prakticky využit pro vytvoření keramické gramofonové přenosky, kterou vyrábí americká společnost Somotone pod značkou Titone. Keramický materiál zde má tvar tenkých postříbřených pásek. Při stříbření za vysoké teploty vnikne kov do pórů keramické hmoty, při chladnutí se však smrští více než keramická destička, která je tak vystavena silnému podélnému tlaku a tím se původně dosti křehký materiál zpevní, takže ho lze použít pro konstrukce značně mechanický namáhané.

Přenoska dává při 78 otáčkách za minutu výstupní napětí 0.75 V při 1000 c/s na prázdro. Příznivý frekvenční průběh přenosky při různých zatíženích je patrný z diagramu.

Kmitočtová charakteristika piezoelektrické přenosky s titaničitanem barnatým při různých zatěžovacích odporech.

# Z DOMOVA

V laboratořích se nyní dálé intensivně studuje možnost využití titaničitanu barnatého i pro jiné účely, zejména pro mikrofony, sluchátka, tlakové a vibracionní indikátory a pod. (Electronics, pros. 1948.)

## Britský walkie-talkie

*British Communications Corp. Ltd.* uvedla na trh transceiver, který pracuje s AM v pásmu 75–100 Mc/s. Přístroj je vestavěn do hliníkové skřínky 15 × 15 × 20 cm (je to zdroj), váží 5 kg i se sluchátkem. Kmitočet přijímače a vysílače je udržován krystalem, takže obsluha se omezuje na zapnutí přijímače a přepínání z příjemu na vysílání (přepínač na sluchátku). Ohebná a pružná antena je připevněna přímo na skřínku. Používání této přístrojů povolila již také anglická poštovní správa pro různé služby veřejné i pro soukromé účely (stavy, montáže, lesní práce a pod.). (Electronic Engineering, leden 1949, str. 24A) rn

## Televizní anteny pod sklem

Lednový sešit čas. Radio News obsahuje obrázek televizních anten vysílací stanice v Empire State Building v New Yorku, které byly nedávno ukryty pod prostornými zvonými zplexiglassu síly asi 12 mm. Hlavním účelem této úpravy je chránit anteny před větry, který je ve větších výškách značný, rozechvívá je a zavínuje skreslený vysílaných pořadů. Kryt chrání také jemné ústrojí před prachem, vlnkostí a hnězdívým ptactvem; snese tlak nejprudšího větru, zesileni na vrcholcích odolá náruzu nejtěžších krup, a zejména nezpůsobuje pozorovatelné zeslabení vysílané energie.


## Usnadněná obsluha

Optické přidružení polohy přepinače vlnového rozsahu k příslušné stupni je předností pomocného vysílače anglické firmy Sphere . Radio. Pátkružnice, oddělující stupnice jednotlivých rozsahů jsou prodlouženy křivkami, které vedou až ke knoflíku přepinače. Jeho šípkový knoflík ukazuje do příslušného oddílu. Je to další příspěvek k vytvoření štítku, který sám vysvětluje obsluhu přístroje; podobněho způsobu, spolu s jinými, vedoucími k témuž cíli, bylo použito na stítku pro universální můstek v let. 3, č. t. 1. Wireless World 2/49, str. 32 An.
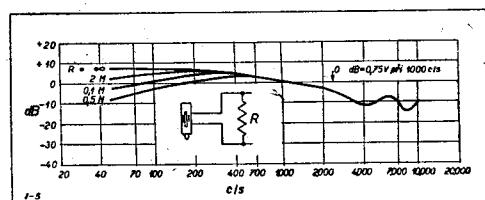
## Méně elektronek v televizních přijímačích

Veliký počet elektronek, který vyžadují televizní aparát, je dosud největší překážkou na cestě k lacinému přístroji (nejlacinější britský tv přijímač stojí 8000 Kčs).

Proto se snaží hlavně Britové vyvinout takové elektronky, které by umožnily zmenšit počet zesilovacích stupňů. V poslední době začínají zase přicházet elektronky se sekundární emisí, jejichž nová provedení mají skutečně velmi značnou strmost (18 mA/V) a přitom krátkou dobu



# I Z CIZINY

průletů elektronů, malé kapacity a dostačnou stabilitu a životnost. Tyto elektronky umožní uspořit jeden vý zesiňovač a dva stupně mf zesilení, čímž se schema a stavba přijímače značně zjednoduší. Bude však nutno vyvinout pro ně nové vazební a regulační členy, protože běžná zapojení pro regulaci zesilení (změnou strmosti), předpětí (kathodovým odporem) a korekční články v anodových obvodech nevyhovují. (Podle technických zpráv firmy British Philips, E. M. I. a El. Eng. únor 49/44).

## Miniaturní měřidla

— s výkyvem ručky  $270^{\circ}$ , o průměru 25 mm uvedla na trh fa International Instruments. Jsou vodotěsná a připevňují se kroužkem se závitem. Electronics 1/49, str. 186n.

## Fm stanice musí do etheru

Poře rozhodnutí americké Federální komunikační komise nebudou obohovávány koncese na fm vysílání, které propadly protože stanice nebyly včas vybudovány. Jednotlivci i společnosti požádali totiž o licenci, aniž zatím zamýšleli stanici vybudovat; chtěli mít povolení a s budováním stanic chtěli počkat na doby, až bude fm více propracována a bude v činnosti více přijímačů. Protože tato politika brzdí rozvoj fm a zhoršuje výhledy těch institucí, které stanice již používají, často bez výdělku nebo dokonce se ztrátou, dospěla FCC ke zmíněnému rozhodnutí. Jak je vidět, snaží se v USA vybudovat nejrychleji svojí fm síť, aby se odlehčilo rozhlášovému pásmu, které je přeplňeno a hlavně večer silně rušeno stanicemi, pracujícími na společné vlnové délce. (RE/49/led./13).

## Počítáč neutronů

Neutrony, vznikající při atomických reakcích (štěpení), nebylo zatím snadné počítat, protože nenesou elektrický náboj. Jak oznámily laboratoře fy. Westinghouse, podařilo se jejich spolupracovníku Dr Kuan-Han Sunovi, sestrojit zařízení, které umožní počítat neutrony. Zakládá se na stejném principu, jako atomická pec. Neutrony, které mají být počítány, projdou nejdříve parafinovou desku, která omezí jejich rychlosť na optimální hodnotu. Uprostřed parafinového bloku je zvláštní fotokamera, jejíž baňka je potažena slabou vrstvou uranu 235, který je smíšen s fosforem. Když neutron dopadne na směs uranu s fosforem, vyvolá v jednom uranovém jádře malý atomický výbuch — rozbije atom. Trosky atomu dopadnou na fosfor a způsobí krátký světelný záblesk, který zase uvolní z katody fotonky několika elektronů, které dopadem na anodu vyvolají v anodovém obvodu proudový impuls. Proudové impulsy jsou zesilovány a vedeny do obvyklého počítáče. Protože zařízení nemá skoro setrvačnost, je možno počítat 100 000 impulsů za sec., či asi 50krát více než u obvyklých počítáčů Geiger-Müllerových. Ačkoliv většina práce na tomto počítáci byla věnována otázece počítání neutronů, prohlašují odborníci jmenovaných laboratoří, že bude lze přistroje použít i pro počítání těžkých mesonů (částice bez náboje, které obsahuje kosmické záření), které byly před nedávnem objeveny ve vrchních vrstvách atmosféry a uměle vyrobeny v lejvětším cyklotronu. (Radio Electronics, 1949/led./71.) H.

## Přidržovací kroužky

— k zajištění elektronek v objímkách. 83 velikostí a druhů nabízí fa Birtcher. Tři miliony prodaných kusů svědčí o užitkovosti výrobků, která je patrná i z obrázku. Electronics 1/49, str. 209n.




## Železová jádra pro tlumivky

— s izolovaně vsazenými přívodními dráty vyrábí fa Stackpole Carbon Co. Zmenší se tak rozměry a zlepší jakost křížové na nich vinutých cívek. Tlumivku lze v přístroji zavést na přívody, stejně jako odrážecí nebo trubičkový kondenzátor. Jader lze použít od 100 c/s do 175 Mc/s. Electronics 1/49, str. 30n.
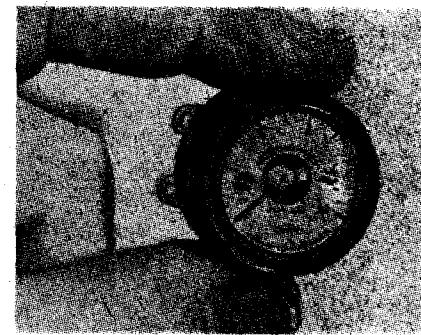
## Normální články Muirhead

Britská fa. Muirhead vyrábí a dodává normální Westonovy články pro přesná měření proudu a pro cejchování měřicích přístrojů, ve velmi pohodlné a přenosné formě. Články tvaru písmene H jsou uloženy v gumě a vestavěny do bakelitového pouzdra, které je chráněno před poškozením. Firma dodává články s potvrzením o zkoušce, které určuje jejich napětí a teplotní koeficient s přesností  $10^{-4}$ . Za zvláštní poplatek je možno dát článek přezkoušet v National Physical Laboratory, jehož cejchování jsou přesná na  $10^{-4}$ . Cena článku s potvrzením je poměrně nízká, asi 800 Kčs.



## Normování symbolů ve fyzice

Podle časopisu Microtechnic (Lausanne 1948, pros., str. 251) byly na Conférence Générale des Poids et Mesures (12. až 21. října 1948) mezi jiným také normovány názvy jednotlivých fyzikálních jednotek a jejich symboly. Zásadně bylo rozhodnuto, že všechny jednotky se označují malými písmeny, kromě těch, které byly odvozeny od jmen slavných fyziků. Z řady jednotek a jejich symbolů vybíráme ty, které mají vztah k elektrotechnice, a uvádíme jejich správný název a označení:

metr	m	stupeň	farad	F
mikron	$\mu$	absolutní	$^{\circ}\text{K}$	henry
gram	g	coulomb	C	hertz
težtěna	s	newton	N	Hz
kalorie	cal	ampér	A	kandela
hodina	h	volt	V	lux
stupeň		watt	W	lumen
Celsiův	$^{\circ}\text{C}$	ohm	$\Omega$	lm
			stilb	sb
			bar	bar

Jak vidíme, většiny jednotek a názvů správně používáme a píšeme (což neplatí o ostatních zemích, hlavně anglosaských, kde bylo normování symbolů skutečně zpotřebí). Novinkou je pouze označení vteřiny „s“ (ne jako dosud sec.), nová jednotka síly (v soustavě MKS) newton a její symbol N a dále zavedení německého označení hertz (Hz) jako jednotky kmitočtu (= cykl za vteřinu), místo dosud většinou používaných názvů c/sec nebo prostě „c“. Novou jednotkou svítivosti je t. zv. kandela (dříve zvaná nová svíčka), od které jsou odvozeny všechny ostatní jednotky svítelné. Označení uvedená v tabulce (lx, lm, sb) vztahují se na kandela, je-li jejich základem jiná jednotka svítivosti (Hefnerova svíčka — HK, mezinárodní svíčka — SI), je nutno to vhodně poznamenat. (Jedna kandela je 0,98 SI).

Pro elektrotechniku je nejjazimavější rozhodnutí, že od 1. ledna 1949 zavádí se místo dosud používaných elektrických jednotek mezinárodních, definovaných podle mezinárodního ampéru a mezinárodního ohmu jednotky absolutní:

- 1 mezinárodní ohm = 1,00049 absolutního ohmu
- 1 mezinárodní ampér = 0,99985 absolutního ampéru
- 1 mezinárodní volt = 1,00034 absolutního voltu
- 1 mezinárodní watt = 1,00019 absolutního wattu

Rozdíly mezi velikostí starých a nových jednotek se neuplatní v běžné praxi, ale již při výrobě přesných můsteků a normálních odporových, kde se zhusta i při běžné práci využaduje přesnost 0,1 %, je nutno na rozdíly mezi mezinárodními a absolutními jednotkami (u odporu činí již 0,05 %) brát zřetel. Veliké zahraniční továrny označují proto již na svých přístrojích, podle kterých jednotek byly cejchovány. O. Horna

(Prameny: W. de Groot: The origin of the Giorgi System of Electrical Units, Philips Technical Review, Aug. 1948, str. 55—60. — The New Electrical Units, The General Radio Experimenter, březen-duben 1948 (vol. XXII, No. 10 a 11), str. 7—8).

## ZKLAMANÍ ZLATOKOPOVÉ

— Ne, vy uličníci,  
tady není žádný zlatý  
poklad, a dejte ten  
kráμ od mých úst.

(E. R. Donohue,  
Radio-Electronics.)






Uvodem připomeňme, že předsletové tělovýchovné slavnosti československých škol bývají hlavní zkouškou pro Vsesokolský slet. Při nich se hledají a ověřují řešení otázek dopravy diváků, nástupu cvičenců, jejich stravování, organizace šaten, reprodukce zvuku, celkové řešení slavností atd. Zkušenosti se uplatňují při vlastním sletu. Jako dříve, tak i tentokrát, XI. vsesokolský slet předcházely tělovýchovné slavnosti čs. škol, a to počátkem léta r. 1947. Při nich však vzhledem k poválečnému poměru a reorganizaci slaboproudého průmyslu a pro krátkou dobu nemohlo být vyzkoušeno ono řešení reprodukce zvuku, které mělo být uplatněno o rok později na sletu.

Cs. obec sokolská rozhodla se i tentokrát pro současnost pohybů cvičenců. To vede k použití zemních reproduktorů. Řešení po technické stránce svěřila nár. podniku Tesla, jehož závod — bývalá Telegrafia — navrhla a vyrobila podobné zařízení při XI. vsesokolském sletu s úspěchem tím záslužnějším, že tehdy byly po prvé v takovém rozsahu použity zemní reproduktory (1). Tehdy zvolená úprava nebyla s hlediska akustického nejlepší, ač tu byly dokonalejší návrhy našich inženýrů. O tom tenkrát rozhodovaly láska a jednoduchost, i krátká doba, potřebná k instalaci. Nebylo ani dost finančních prostředků a čas na dokonalejší úpravu. I toto starší řešení, jak potvrdil výsledek, vyhovovalo však svému účelu.

Po zkušenostech z minulého sletu rozhodl se n. p. Tesla použít na XI. vsesokolském sletu vhodnější úpravy zemních reproduktorů a řady dalších zdokonalení rozhlasového zařízení. Proto, že zadání tohoto zařízení bylo opožděno, nemohlo být použito již při předsletových slavnostech, a proto čs. obec sokolská zadala k provedení provisorní zařízení, sestavené z běžných standardních prvků. Při XI. vsesokolském sletu v r. 1948 vyřešil n. p. Tesla reprodukci zvuku použitím zemních reproduktorů s velkým úspěchem. Přesto však zabývali jsme se i řešením, které je předmětem článku, jelikož z něho plynou některé cenné závěry.

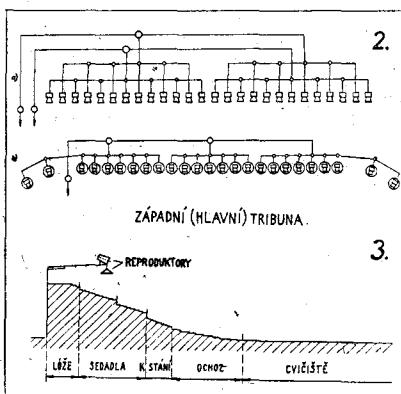

#### Umístění reproduktorů

Nemají-li být reproduktory namontovány na stožárech, rozestavených na cvičiště, poněvadž by tu překážely, ani pověšeny na lana nad cvičištěm, poněvadž by rušily pohled na ně, musí se umístit reproduktory řídit témito směrnicemi:

- Na cvičištích a na tribunách nesmí se vyskytovat směšování.
- Nesmí vznikat ozvěna.
- Nesmí rušit zanášení zvukových vln větrem.

Přitom se předpokládá splnění hlavních, samozřejmých požadavků, to je srozumitelnost řeči, jakostní poslech hudby a tedy věrnost přednesu. (1)

Proto bylo rozhodnuto seřadit reproduktory radiální i směrové v jedné řadě, a umístit je na západní tribuně. (Na sletišti převládají západní větry.) Směrové reproduktory měly za úkol nasystit zvukem cvičiště, postranní ochozy severní a jižní (tribuny nebyly postaveny) a t. zv. členskou (východní) tribunu. K tomu bylo použito 26 směrových reproduktorů po 25 W, plně zatížených, napájených dvěma linkami (viz obrázek 2a), umístěných ve stejné vzdálenosti (asi 13 m) od sebe na okraji střechy západní tribuny (obraz 3, celkový pohled na obrázek 4). Jejich přípevnění a montáž je patrná z obrazu 5.

Obraz 1. Pohled ze západní (hlavní) tribuny na zaplněné cvičiště cvičenců.

Po tím obraz 2. Zapojení reproduktorů.  
a) Zapojení 26 směrových reproduktorů po 25 W na dvou linkách. — b) Zapojení 25 radiálních reproduktorů po 10 W na jedné lince.

Obraz 3. Příčný řez západní (hlavní) tribuny s radiálními a směrovými reproduktory.

Sklon téhoto reproduktoru byl zvolen tak, aby zvukové vlny dolehly především do všech míst na cvičišti.

Radiální reproduktory byly určeny pro poslech diváků na západní tribuně a na ochozu před ní. K tomu účelu bylo použito 25 radiálních reproduktorů po 10 W, zatížených asi 30 %, napájených jednou linkou (obraz 2b) a zavřených pod okrajem střechy asi po 16 m od sebe. Tyto reproduktory byly již použity při X. vsesokolském sletu, a po jeho ukončení nebyly odmontovány. Bylo zjištěno, že časem si ptáci v nich udělali hnízda (obraz 6) a proto bylo nutné důkladně vyčistiť.


V prostoru šaten (dřevěné, třípatrové) byly použity směrové reproduktory, umístěny po dvou na rozích. Obraz 7 podává pohled na rozhlasovou ústřednu 900 W pro sletištní plochu a ústřednu 300 W pro saty; bylo v nich po prvé použito řízeného paralelního chodu zesílovače podle patentů n. p. Tesla.\*

Hudbu obstarával symfonický orchestr FOK za řídícího řízení obou dirigentů. Orchestr měl 70 členů. Zvuk byl přijímán jedním páskovým mikrofonem, zavřeným a skloněným k ploše orchestru, a třemi piezoelektrickými mikrofony zn. Brush, rozestavenými mezi hudebníky a připojenými samostatnými linkami.

Na sletišti byla zavedena kontrolní služba, která poslechem zjišťovala správný chod reproduktoru, aby mohla závadu telefonicky hlásit do ústředny k provedení včasné nápravy. Hlasitost byla řízena podle počtu diváků a cvičenců. V lince mikrofonom u velitelstvího můstku bylo zařazeno kompresní zařízení, a tím zajištěn konstantní příjem povolení.

\* Viz Dr Merhaut, Nové směry v technice míst. rozhlasu. RA č. 5/1948, str. 128. (Pozn. red.).

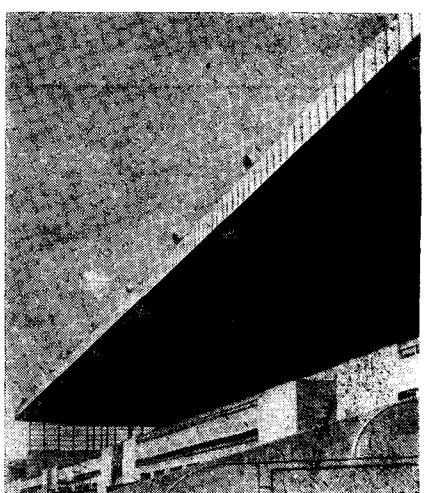Obraz 4. Celkový pohled na západní (hlavní) tribunu s radiálními a směrovými reproduktory.



### Obraz 5. Připevnění směrových reproduktoru

na střeše tribuny.

Pod tím obraz 7. Rozhlasová ústředna 900 W pro sletiště plochu a ústředna 300 W pro šatny. (Snímky z archivu Tesla.)

### Zhodnocení

Zhodnocení reprodukce zvuků (povelů a hudby) bylo provedeno jen na podkladě poslechu reprodukovánoho zvuku na různých místech sletiště. Přitom přicházely v úvahu: srozumitelnost mluveného slova, jakost reprodukovane hudby a věrnost zvuku. Ze získaných zkušeností plyne:

a) Srozumitelnost povelu byla na všech místech cvičiště úplná.



b) Poslech hudby byl rovněž jakostní. Přitom se však uplatňovaly menší rušivé vlivy, plynoucí z podstaty věci, t. j. nebyly důsledkem nedokonalosti reproduktoru zařízení, nýbrž plynuly z umístění reproduktoru, které za daných okolností bylo nevhodnější. Přestože tyto rušivé vlivy zhoršovaly jen nepatrně jakost produkce hudby, uvedme je pro úplnost.

1. Protože se nízké tóny značně ohýbají a vysoké tóny mnohem méně, dolehnu nízké tóny do všech míst na sletišti, kdežto vysoké podříží směr, daný trhytem reproduktoru. Hluboké tóny na západní tribuně z radiálních reproduktoru byly proto zesileny nízkými tóny ze směrových reproduktoru a tím byly v poslechu zdůrazněny.

2. Poněvadž sluchový orgán není stejně citlivý na celé zvukové pásmo, nýbrž pro stejnou hlasitost je zapotřebí pod 150 Hz a nad 5000 Hz větší intenzity než u kmitočtů ostatních, klesá hlasitost těchto tónů se vzdáleností rychleji než u ostatních, a mohou proto být snadno maskovány (2). Jelikož dále použité velké reproduktory nemohly silně reprodukovat zvláště zmíněné vysoké tóny vlivem sevračnosti membrány, nebyly tyto ve větší vzdálenosti při postranních ochzech (šířka cvičiště 202 m) a na členeské tribuně v některých případech dosti zdůrazněny, jako na př. někdy tón houslí. Zvláštní výškové reproduktory nemohly být použity pro svůj malý výkon.

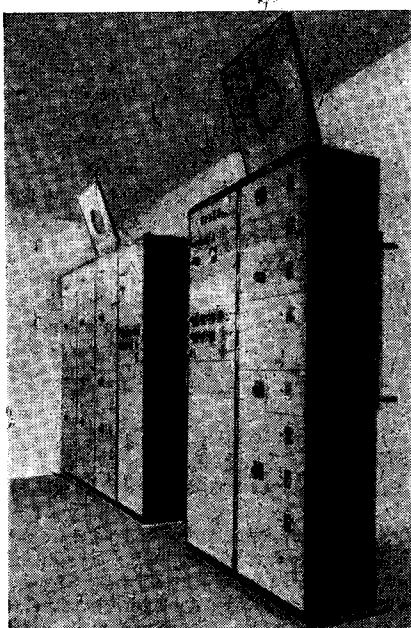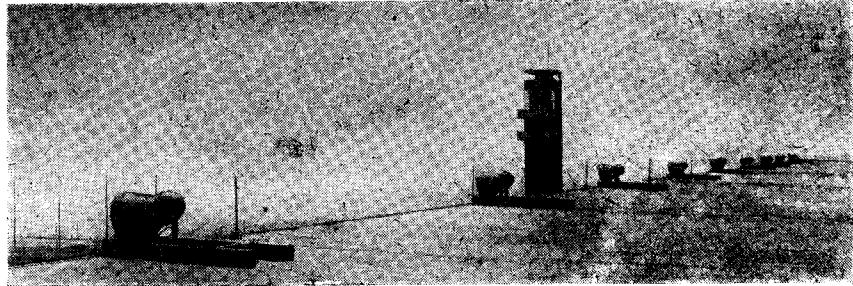3. Slabá ozvěna se vyskytovala odrazem zvukových vln od východní tribuny

Obraz 6. Ptačí hnido v radiálním reproduktoru.



a byla postřehnutelná v pauze hudby, nebo po jejím ukončení.

4. Silnější východní vítr, přestože mu východní tribuna tvořila překážku, zanzášel zvukové vlny, takže na některých místech nebyla stálá hlasitost.

5. Vzhledem k tomu, že reproduktory musely nasystit celou plochu cvičiště, aniž byl zvuk maskován šumem vznikajícím při cvičení, bylo nutno udržovat hladinu hlasitosti reprodukovane hudby na stejně výši bez ohledu na její přirozenou dynamiku v hudební síni.

c) Z uvedeného plyne, že věrnost reprodukovánoho zvuku byla celkem dobrá.

Poznámky: 1. Jelikož cvičení a program trvaly zpravidla dlouho, přes střídání členů orchestru a dirigenta, projekovala se u nich únava jako při minulém sletu, takže mohli dát požadovaný umělecký výkon jen s vypětím sil. Proto stojí za úvahu, zda napříště nebude lépe nahrávat hudbu na př. na magnetofonový pásek, a pak ji reprodukovat.

2. Při reportáži čs. rozhlasu o těchto hrách byla reprodukce hudby v rozhlasovém vysílání věrnější než při poslechu na sletišti. Vysvětuje se to tím, že rozhlas přijímal hudbu mikrofony přímo v hudební síni, takže se uvedené rušivé vlivy nemohly uplatnit.

3. Následkem velké vzdálenosti cvičenců od reproduktoru (plocha cvičiště čini 310,7 × 202 m) zvukové vlny doléhaly k nim s určitým zpožděním, což způsobovalo známé nesoučasné provádění příslušných pohybů cvičenců a tím tvoření t. zv. vln.

### Závěr

Pro časové omezení nebyly při před-sletových slavnostech čs. škol použity zemní reproduktory, nýbrž úprava provisorní, t. j. běžné radiální a směrové reproduktory. — Nejlepší, a za daných poměrů jedině možné jejich umístění bylo na západní tribuně. Přestože se vyskytyly některé menší rušivé vlivy, které však neplynuly z nedokonalosti reproduktoru zařízení, a do srozumitelnosti povelu, jakosti a věrnosti zasahovaly nepatrně.

Srozumitelnost reprodukovávaných povelu byla úplná na všech místech cvičiště, a přednes hudby a věrnost byly velmi dobré.

Máme-li na zřeteli, že u nás nejsou zkušenosti s obdobnými řešeními reprodukce zvuku, a v cizí odborné literatuře nejsou blíže popsána, lze říci, že se naši technikové svého úkolu zhastili úspěšně.


Autor vyslovuje dík ředitelství nár. podniku Tesla a jeho vývojovému oddělení za usnadnění práce na sletišti a za poskytnutí příslušného materiálu, dat a obrázků.


### Odkazy na literaturu:

- (1) J. B. Slavík, Akustičnost sletiště X. všeobecného sletu v Praze, Sl. Obzor, roč. 3 (1938) čís. 8; dále E. Heilstein, Rozhlasová zařízení na X. všeobecném sletu v Praze, Sl. Obzor, roč. 3 (1938), čís. 7.
- (2) J. B. Slavík, Akustika kinematografu, III. vyd. (1947), Praha, str. 34 a 38.
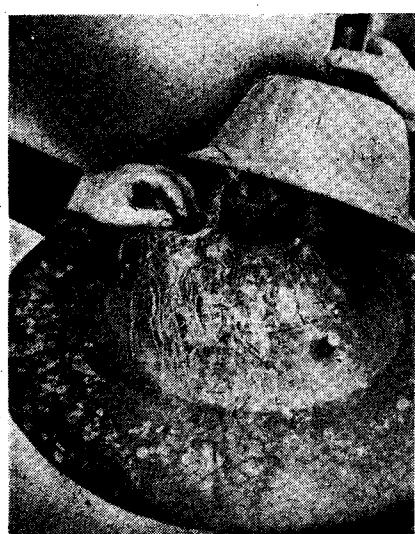
### Kmitočtomér na 100 Mc/s

General Radio vyrobila přístroj k měření kmitočtů s přesností mezi 0,01 až 0,1 % a rozsahem od 100 Mc/s do několika tisíc Mc/s. Skládá se z krystalového oscilátoru 950 kc přesností  $10^{-6}$  a z generátoru R, C s rozsahem 50 až 60 kc/s. Zkřížením obou signálů vznikne v modulátoru kmitočet, plynule nastavitelný mezi 1000 a 1010 kc/s. Po odfiltrování rezonančního kmitočtu a 950 kc synchronizuje tento kmitočet multivibrátor 1000 kc/s, s rozsahem stejně jako řídicí signál, a druhý, desetinový 100 až 101 kc/s. Signály z multivibrátorů mají množství harmonických až do několika tisíc, které se mění úměrně signálu řídícímu, t. j. také o 1 %. Začneme-li u 100. harmonické s kmitočtem 100 Mc/s, mění se při ladění RC oscilátoru mezi 100 a 101 Mc/s. Avšak na horní hranici tohoto rozsahu je již 101. harmonická, která se mění od 101 do 102,1 Mc. Měnitelnost dovoluje tedy překryt počítajíc 100. harmonickou celý rozstup s přesahem tím větším, čím výšší rádus harmonická je. Jestliže u měřeného kmitočtu zjistíme přibližně rád (na př. záznějovým kmitočtoměrem) a poté nastavíme nulové zázněje laděním oscilátoru RC, můžeme z údaje jeho cejchované stupnice a z pořadového čísla harmonické poměrně snadno vypočítat kmitočet měřený. (General Radio Experimenter, prosinec 1948.)



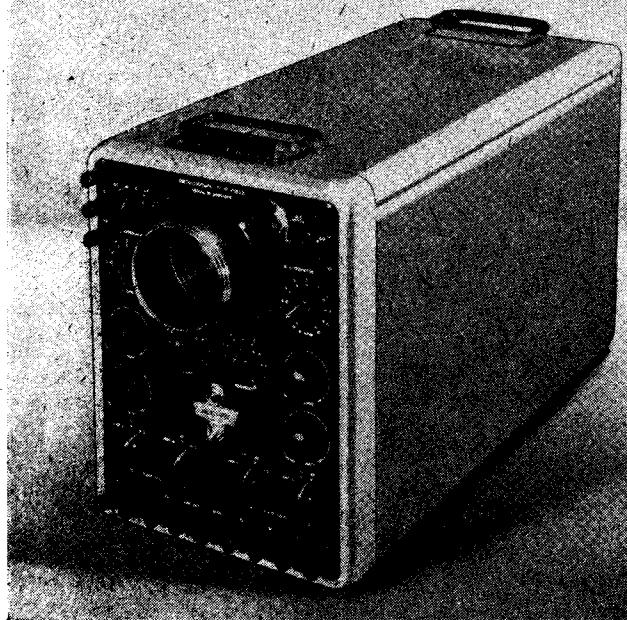

# STANDARDNÍ OSCILOSKOP

**S**nad nebude proti střízlivému duchu tohoto časopisu, když započneme chválu: Nedostal se nám dosud do rukou osciloskop, který by tak dokonale splňoval mnohotvaré dnešní požadavky, jako přístroj, o němž chceme podat zprávu. Odvažujeme se tvrzení, že jako Standard Signal Generátor fy General Radio a komunikační přijímač HRO fy National, tak i osciloskop 1684 D/2 fy Furzehill Laboratories Ltd. stane se normálem, podle něhož budou posuzovány jiné výrobky. Proto předkládáme jeho stručný popis.

Osciloskop má poměrně malou obrazovku 3,5" (9 cm) s neobyčejně ostrou a jasnou stopou. Zaostření bodu a řízení jasu nemají na sebe vliv, není tedy zapotřebí postupného „doladování“, chceme-li jednu hodnotu změnit. Posun obrázku svisle i vodorovně v širokých mezích je okamžitý, není tedy zapotřebí několika vteřin ke zjištění, že jsme opět posunuli chybně. Citlivost vertikálních destiček je asi 10 V/cm obrazu na stejnosměrné (ss) napětí, takže již malé střídavé (st) napětí 3 V dá zřetelný obraz. Při většině běžných prací v nf technice je možno přivádět napětí přímo na destičky, a vyloučit všecky vliv zesilovače. Horizontální i vertikální destičky je možno nezávisle buď uzemnit, připojit na svorky, nebo na zesilovač s kmitočtovou charakteristikou rovnou od 0 do 3 Mc/s. Zesilovač je t. zv. stejnosměrný, přesto je však citlivý (6 mV/cm ss napětí) a tak stabilní, že se obraz po několika hodinách měření nepohnul ani když byl osciloskop připojen na síť s velmi proměnným napětím vedle zkoušebny, kde byly připínány velké výkony. Vstupní impedance zesilovače je 1,2 MΩ, přičemž na vstupní svorky je možno připojit symetrická i asymetrická napětí ss i st až do 350 V max. Zeslabovač (regulace zesílení) nezávisí na kmitočtu a

neupůsobí ani (jsou-li ovšem elektronky pečlivě vybrány — viz. dále) na polohu obrázku na stínítku. Připojí-li se na svorky  $Y_1$ ,  $Y_2$  souměrné napětí (proměnné ss i st), které má ss (neproměnnou) složku, kompenzuje zesilovač tuto ss složku a je citlivý jen na rozdíl napětí mezi svorkami, a ne na velikosti proti zemi. To na př. znamená, že je možno vstup připojit přímo na anody dvojčinného zesilovače, aníž je potřeba oddělit ss anodové napětí kondensátorem, a zesilovač přece ukáže jen st rozdíl napětí mezi anodami a je necitlivý na kolísání napájecího napětí měřeného zesilovače.

Casová základna osciloskopu je přesně lineární a její kmitočet je možné měnit mezi 2 c/s až 150 kc/s. Přidání vnějšího kondensátoru rozšíří rozsah až do 0,2 c/s.

(Podkladem k tomuto článku jsou tovární data fy Furzehill Laboratories Ltd., reproducovaná se svolením gen. zástupce pro ČSR.)

**Obráz 1.** Blokové schéma osciloskopu a zapojení obrazovky. Čísla spojů a písemné označení přepinačů se shoduje s následujícími schematy.

Popis továrního osciloskopu s vlastnostmi, jaké vyžaduje moderní použití a s řadou méně obvyklých opatření pro účelné a snadné využití. Mnohé z prvků, které jsou čtenáři t. l. po prvé předloženy, může využít při návrhu jednodušších přístrojů i domácí konstruktér.

Skříň osciloskopu Furzehill je zařízená také tím, že po uvolnění zadních šroubů je možné jednotlivě odníti horní, postranní i dolní štit a získat pohodlný přístup k inspekci nebo opravám vnitřku.


Synchronizace je tak dokonalá, že regulace (hrubá i jemná) časové základny mění skokem počet zobrazených periodických jevů. Nevyžaduje obsluhy synchronizační napětí může kolisat v rozmezí 50 mV až 350 V max., kmitočet a tvar napětí může být libovolný. Měnili jsme kmitočet velmi skresleného napětí v rozmezí asi 500—1500 c/s, aniž jsme pozorovali tuto změnu na stínítku. Obraz byl přitom stále na témže místě.

Rovněž potlačení zpětného běhu paprsku je úplné. Zajímavé je však, že i bez potlačovacího napětí je možno jen velmi těžko zpětnou dráhu nalézt, což dokazuje, že doba návratu pilového napětí je neplatná.

Osciloskop má ovšem i nevýhody: Je velmi složitý, (obsahuje obrazovku a 18 elektronek), značně velký a těžký, a také jeho cena, ač přiměřená výhodám, není pro kapsu menšího laboratoře nebo průměrného amatéra. Teď se podíváme, jak se podařilo splnit množství často protichůdných požadavků.

**Obrazovka:** přístroj používá obrazovky E4412-B-9, vyvinuté pro vojenské radary. Má mezi intensitní a zaostřovací elektrodou jakousi stínící mřížku, která brání vzájemnému vlivu těchto elektrod (obr. 1). Protože je obrazovka krátká (asi 20 cm), bylo dosaženo vynikající citlivosti pečlivou konstrukcí dlouhých odchylkovacích destiček, které mají proto i dosti značnou kapacitu, asi 50 pF. S tím je však při návrhu zesilovače počítáno. Anodové napětí obrazovky je jen 1,5 kV, rychlosť psaní asi 50 km/s.

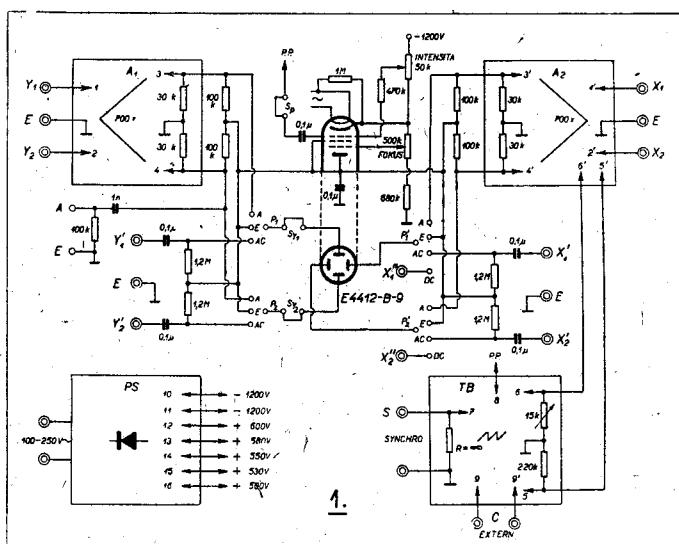Zapojení osciloskopu je na obraze 1. Zesilovače, časovou základnu a napájecí zdroje probereme později, zde jsou značeny jen blokově. Na obrázku vidíme všechny



přepinače a zapojení obrazovky. Přepinače  $P1$  a  $P2$  připojují horizontální destičky na t. zv. uzemnění (svorka  $E$ ), ss zesilovač (svorka  $A$ ) nebo výstupní svorky  $Y_1$  a  $Y_2$  přes článek RC s časovou konstantou 0,12 sec.

Přímý přístup je k destičkám na zadní stěně osciloskopu po odstranění spojek  $Sy_1$  a  $Sy_2$ . Destičky nemůžou být připojeny přímo na svorky  $Y_1$  a  $Y_2$ , protože při ss zesilovači jsou připojeny na kladný potenciál (svorky 3–4 v A1) asi 350 V. Má-li být obraz jasný, musí anoda systému být na stejném potenciálu a proto je spojena s destičkami přes odpory 0,1 M $\Omega$  a uzemněna kondenzátorem 0,1  $\mu$ F (názorně též na obraze 2). Výstup zesilovače A1 je vyveden na zvláštní svorky  $A-E$ , ze kterých je možno odébrat napětí pro vnitřní synchronizaci (svorka  $S$  u časové základny  $TB$ ), nebo pro jiné účely.


Horizontální zesilovač A2 je připojen obdobně, jen přepinače  $P1$  a  $P2$  mají ještě jednu polohu ( $DC$ ), ve které se připojuje na vzdálu umístěné svorky  $X_1'$  a  $X_2'$  pro připojení zvláštní časové základny (symetrická napětí) za předpokladu, že potenciál (ss) proti kostře osciloskopu bude kolem 350 V; jinak nastane skreslení obrazu (důvody stejně jako u destiček  $Y$ ).

Na vstup  $A_2$  se připojuje časová základna  $TB$  (svorka 5'–6'). Napětí pro potlačení paprsku při zpětném chodu odebírá se ze svorek  $S$  (P, P.) a přivádí se na první elektrodu obrazovky (intensita) přes kondenzátor 0,1  $\mu$ F. Potlačení paprsku je možno odpojit (svorka  $Sp$ ) a zapojit časovou modulaci paprsku. Protože oba zesilovače (A1 a A2) jsou až na malé rozdíly ve vstupním přepinači zcela totožné, přinášíme jen schéma
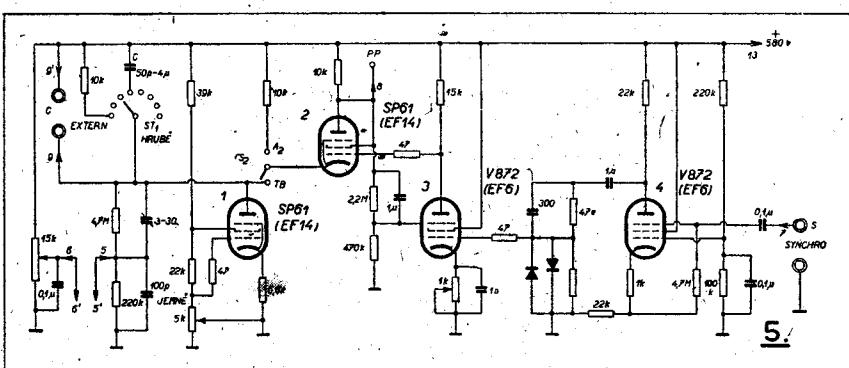
#### zesilovače vertikálního,

který je na obrázku 3. Zapojení je zcela symetrické a je proto neobvyčejně stabilní a nesitlivé na kolísání síťového napětí (eliminátor není stabilisován a má kondenzátorový vstup). Další výhoda spočívá v tom, že potřebná vysoká napětí záporná pro pracovní mřížky můžeme získat velkými kathodovými odpory, protože v souměrném zesilovači nevzniká na nich neg. zpětná vazba (napětí vzniklé na kathodovém

Vpravo zobrazení je superposice na ss napěti, které oscilograf zobrazí bez isol. kondenzátoru. — Obrázek 2. Zapojení anody a odchylkových destiček. — Dole: Schema souměrného zesilovače se ziskem 700 a s charakteristikou rovnou od 0 do 3 Mc/s.



Obrázek 5. Zapojení zdroje pilových kmitů pro časovou základnu, který napájí horizontální zesilovač. Časová základna má kmitočet 2 c/s až 150 kc/s, mocný zesilovač synchronizačního napěti s omezovačem, a potlačení zpětného paprsku.

vém odporu průchodem st. anodového proudu, jedné elektronky je kompensováno opačným napětím, vzniklým průchodem st. proudu druhé elektronky. Totéž platí i o odporech v obvodu stínici mřížky, které rovněž nemusí a pro ss nemohou být blokovány.

Na vstupu zesilovače jsou dva přepinače na jediném hřídeli, kterými je možno bud připojit vstupní napěti přímo (ss, galvanicky) nebo přes oddělovací kondenzátor 0,1  $\mu$ F. Druhý přepinač přepíná vstup bud na plnou citlivost (poloha 1), nebo přes zesilovač (poloha 1/15), zeslabující přibližně 15krát. Zesilovač je kapacitně kompensován (kondenzátor 3–30 pF), aby se u vyšších kmitočtů, kdy se začínají



uplatňovat kapacity mezi konci odporů 1,2 M $\Omega$ , nebyl kmitočtově závislý. Je-li trimr nastaven správně, je kmitočtová charakteristika zesilovače zcela rovná a při žádném kmitočtu nemastává fázové posunutí ačkoliv pro nejnižší kmitočty je odporný a pro nejvyšší skoro čistě kapacitní. Přes ochranné odpory 100  $\Omega$  přivádí se vstupní napěti na mřížky elektronek EF50.

Abychom vysvětlili funkci vstupního obvodu, myslíme si nejprve, že potenciometr 6,3 k $\Omega$  (zesílení) je vytvořen na nejméně odporech, takže kathody elektronek jsou spojeny a kathodový odpor je sestaven z dvou odporů 150 k $\Omega$  paralelně.

Přivedeme-li na vstupní svorky  $Y_1$  a  $Y_2$  jakékoli (ss i st) napěti, symetrické vzhledem k zemi, jsou obě mřížky buzeny v protifázi a na kathodovém odporu nevzniká neg. zpětná vazba.

Připneme-li však napěti asymetrické (třeba na svorku  $E$  a  $Y_1$ ) vznikne průchodem (st) anodového proudu na kathodovém odporu napěti, které bude v opačné polaritě mřížky druhé elektronky. Je-li kathodový odpor dostatečně velký, je toto napěti prakticky stejně velké jako napěti na mřížce, takže na anodách prvního páru elektronek je již napěti (také vlivem společného odporu stínici mřížky, který působí obdobně jako společný odpor kathodový) skoro souměrné.

Co se stane, připojíme-li na  $Y_1$  a  $Y_2$  souměrné st napěti, jehož nulová osa má ss potenciál proti svorce  $E$  (viz obrázek 4. Est = střídavé napěti, Ess = potenciál proti zemi, viz příklad dvojčinného zesilovače na počátku)? Tento potenciál zvětší napěti na mřížkách a tím anodový proud. Tím se rovněž zvětší úbytek na kathodových odporech, a jsou-li dostatečně velké (a strmost elektronky dostatečná) nastaví se pracovní podmínky na charakteristice na místo velmi málo odlišné od původního. Tato neg. zpětná vazba nepůsobí však na rozdíl napěti mezi  $Y_1$  a  $Y_2$  (tedy na napěti střídavé Est), které je zesilováno obvykle. Tak je možné, že zesilovač je citlivý na st napěti mezi  $Y_1$  a  $Y_2$  a nesitlivý na napěti proti zemi. Platí to ovšem jen při symetrickém připojení, při asymetrickém můžeme však ss složku kompensovat posunutím obrazu. Podmínkou pro tuto funkci je, aby kathodové odpory byly pokud možno veliké. To by však znamenalo, že elektronka by měla záporné předpětí tak veliké, že by její pracovní

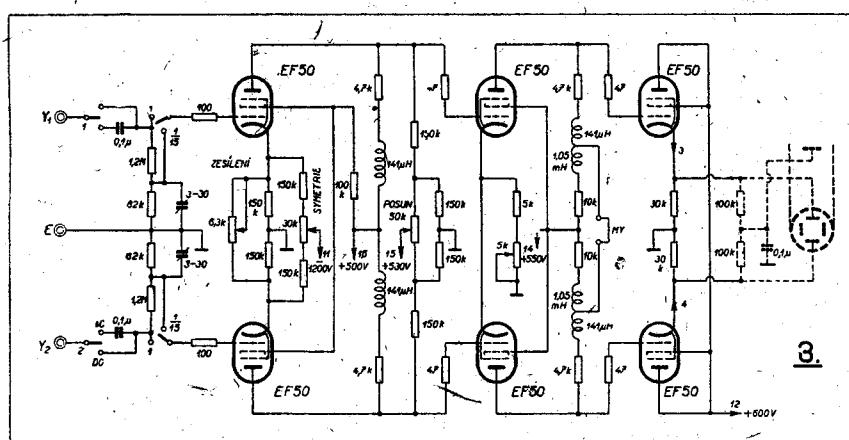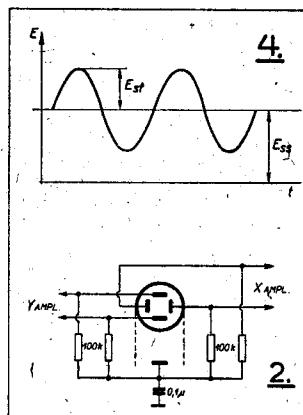

byl ležel někde u zlomu charakteristiky. Proto se přivádí na katodové odpory p. 0,15 MΩ a potenciometr 30 kΩ (symetrie) vysoké napětí záporné (ze zdroje pro anodové napětí obrazovky), kterým se kompenzuje předpětí katody a předpětí mřížky se posune do nejvhodnějšího pracovního bodu. Potenciometrem můžeme současně vyrovnat malé odchylky charakteristik vstupních elektronek, které by jinak působily posun obrazu při řízení zesílení potenciometrem 6,3 kΩ.

Pošuďme dál funkci tohoto potenciometru. Zařadíme-li jím mezi katody nějaký odpor, přestanou se st. napěti na katodových odporech přesné kompensovat a vznikne na něm neg. zpětná vazba, která je tím větší, čím větší odpor je potenciometrem zařazen. Působí tedy odpor jako regulátor zesílení. Regulace je zcela nezávislá na kmitočtu a potenciometr je necitlivý na bručivá napětí. Nepřidává také nezádoucí kapacitu do vstupního obvodu.

Anodový obvod těchto elektronek je zapojen skoro běžně. Pracovní odpor (4,7 kΩ) a kompenzační indukčnost (141 μH) jsou voleny tak, aby kmitočtová charakteristika byla rovná do 3 Mc/s (fázová charakteristika je rovná do 0,7 Mc/s s odchylkou menší než 1°). Odpor 150 kΩ a potenciometrem 50 kΩ (Y posun) je přiváděno na anody malé ss napětí, a to méně anodové napětí elektronek. Po zesílení způsobí tyto malé změny značný posun obrázku po stínítku. Poněvadž v obvodu nejsou členy RC s velkou časovou konstantou, je posun obrazu okamžitý. Druhý stupeň je zapojen obdobně. Mřížky jsou připojeny přímo na anody a ss anodové napětí je kompensováno velkým kathodovým odporem, který také automaticky udržuje symetrii obvodu. V anodovém obvodu jsou dva pracovní odpory a dvě kompenzační tlumivky. Při spojení svorek MY je charakteristika rovná do 3 Mc/s, žádáme-li však větší zesílení a postačí-li užší rozsah, je možno svorky rozpojit (uvnitř přístroje), tím zvětší zisk asi 3krát a omezit ve stejném poměru rozsah (do 1 Mc/s).

Poslední stupeň je kathodově vázaný a působí jako impedanční transformátor. Přivádí totiž vysokou impedanci anodovou na impedanci přibližně 1/ (strmost elektronky) v tomto případě tedy asi na 800 Ω, takže se neuplatňuje kapacita destiček a dlouhých přívodů (přívody ve tvaru napájecí linky). Současně tvoří odpory potřebné předpěti pracovních mřížek, které jsou na velkém kladném potenciálu. Tečkováně je vyznačeno připojení destiček a anody v poloze A přepinače P1 a P2.

O dobrých vlastnostech zesílovače jsme již mluvili. Osvědčil se tak, že ho jmenovaný výrobce vestavuje i do osciloskopů, určených pro střídavé napětí — zde je dolní hranice kmitočtu uvedena jen časovou konstantou vstupního člena RC, je možno ji proto lehce posunout do oblasti 0,1 c/s. Horizontální zesílovač je zapojen stejně, jen vstupní přepinač má ještě jednu polohu pro přivedení napětí časové základny (viz obraz 5). Je to známé zapojení se třemi pentodami, z nichž (1) působí jako zdroj konstantního proudu, kterým nabije kondensátor C. Kmitočet lze proto hrubě řídit jeho přepínáním a změnou proudu procházejícího pentodou.

Ovládá se předpětím 1. mřížky (potenciometr 5 kΩ — jemné). Druhá pentoda (2) působí jako vybíjecí (má malý vnitřní ss odpor). Vybití a jeho rychlosť jsou ovládány pentodou V3, na jejíž mřížku se přivádí synchronizační napětí.

Na svorky C (extern.) je možno připojit kondenzátor, chceme-li změnit kmitočet časové základny. Kondenzátorem 40 μF je možno dosáhnout kmitočtu 0,2 c/s. Pilové napětí se odebrá z kompensovaného děliče a přivádí se na svorky zesílovače A2. SS složka je kompensována na druhé svorce ss napětím z potenciometru 15 kΩ (svorky 6 a 6').

Přepinač IS2 vypíná (poloha A2) časovou základnu, když se na horizontální destičce přivádí napětí vnější.

Toto zapojení časové základny má také výhodu, že anodový proud, odebraný ze zdroje, je po celou oscilační periodu stálý a není zatěžován krátkodobými impulsy. Proto je možno časovou základnu napájet ze společného zdroje se zesílovačem. Zajímavý je synchronizační zesílovač. Jeho zesílení může být malé, protože výstupní napětí (pro zřetelný obrázek) je dostatečně velké aby bylo schopno synchronizovat přímo elektronku 3. Zesílovač musí však zpracovat široké rozmezí napětí (50 mV – 350 V) a jeho výstup musí být nezávislý na vstupním napětí. Používá elektronky typu EF6 a vstupní napětí se přivádí na brzdící mřížku, která má pro tento účel vhodnější charakteristiku. V kathodě je velkým neblokováným odpor (22 kΩ). Vznikající zpětná vazba změnuje vstupní kapacitu a zvětšuje vstupní odpor zesílovače, a umožňuje zpracovat veliká st. napětí. První mřížka má kladné napětí, aby byl proud elektronkou i při velkém kathodovém odporu dostatečný. Na výstupu zesílovače je zapojen omezující člen ze dvou westectorů WX6, který omezí

kladné i záporné impulsy na hodnotu asi 1,5 V, což postačí pro přesnou synchronizaci.

Napájecí zdroj je jednoduchý. Pro napájení zesílovačů a časové základny je společné vinutí vysokého napětí a společný usměrňovač. Druhý usměrňovač a druhé vinutí transformátoru dodává vysoké napětí pro obrazovku. Filtrační členy jsou RC kromě prvního.

#### Konstrukce.

Osciloskop je vestavěn na kostru rozměrů 30 × 25 × 60 cm, váží asi 35 kg. Přímo na kostře je napáj. část a elektronky časové základny. Obrazovka (v šestinásobném svařování krytu) a zesílovače (na zvláštní kostře) A1 a A2 jsou zařazeny na gumových závěsech na konsolách, které tvoří současně rám pro připevnění jednotlivých plátn. které tvoří skřín osciloskopu.

Úprava má velikou výhodu: povolením čtyř šroubů na zadní stěně přístroje rozpadne se skřín na pět dílů, které můžeme z kostře „sloupnout“ a všechny části přístroje jsou potom volně přístupný pro kontrolu, čištění a opravy.


Elektronky EF50, dodávané sou Furzelli pro tento osciloskop, jsou označeny čtyřpísmenovým kodem (podle odchylek od normálních charakteristik, mikrofonie a pod.) a v připojeném návodu jsou pokyny, jaké elektronky se musí pro tentý stupeň vybrat.

Jmenovaná firma dodává také obměněný model tohoto přístroje (1684 K), který má užší rozsah (0–300 kc/s) ale větší zesílení, takže jeho citlivost je 0,5 mV/cm ss.

Tento přístroj, vhodný zvláště pro průmyslová elektronická měření a pro účely lékařské, jsme však dosud neměli možnost vyzkoušet. Podle zapojení nelisí se jistě mnoho od popsaného přístroje.

Ing. O. Horna

## NOVÁ ZAPOJENÍ

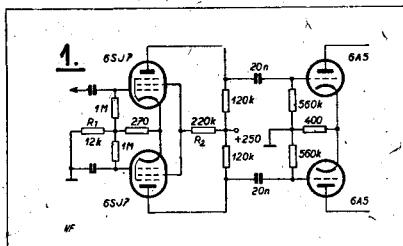

Nejdokonalejší invertor.


V říjnovém čísle časopisu *Radio-Electronics* (1948) posoudil J. R. Langham různé druhy invertorů pro dvojčinné zesílovače. Prokázal přitom, že nejvhodnější je dokonalý transformátor, jaký je však, jak tvrdí J. R. Langham, i na americkém trhu vzácností. Vyzkoušel proto několik zapojení s elektronkou a tvrdí, že přísným podmínkám dokonalé symetrie a fázové čistoty při pásmu 30 až 20 000 c/s vyzkouší jedině podle obrazu 1.

Je to zdokonalený, kathodově vázaný invertor, se kterým se čtemáři n. 1. seznámili již v 10. č. roč. 1940 v návodu na osciloskop (str. 232). Symetrie byla zdokonalena jednak použitím odporu R1,

který zvětšuje kathodový pracovní odpor, aniž zvětší předpětí pro elektronky, jednak společným neblokováným odporem R2 v obvodu střidnicích mřížek 6SJ7, který pomáhá vyrávávat symetrii, takže v rozsahu 30 až 12 000 c/s je odchylka menší než 0,25 dB, a neporuší ji ani stárnutí elektronek, ani jejich výměna.
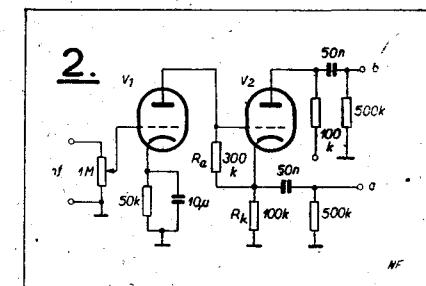
#### Nejjednodušší invertor.

V článku *Phase Inversion Circuits* (Radio Craft, červenec 1948, str. 38) je jiný způsob inverse, který využívá pro nf část běžných přijímačů (obraz 2). Je to zdokonalený kathodyn. Elektronka V2 má



v anodovém a kathodovém obvodu zapojeny stejné odpory (100 k $\Omega$ ) na kterých vznikají stejná napětí opačné polarity. Tato elektronka vlivem veliké negativní zpětné vazby (přenáší se vnitřním odporem elektronky V1, který je zanedbatelný proti  $R_a$ ) na kathodovém odporu nezesiluje. Na  $R_k$  však vzniká také ss napětí (asi 100 V), které se hodí za anodové napětí elektronky V1, takže mřížka V2 může být spojena přímo s anodou V1. Zesílení této dvojice je však větší, než se na první pohled zdá. Poklesne-li totiž napětí na anodě V1, zmenší se napětí na mřížce V2, elektronkou V2 začne protékat menší proud a na kathodovém odporu  $R_k$  vznikne menší napětí, které dále zmenší anodové napětí V1. Je zde tedy pozitivní zpětná vazba, která kompenzuje zápornou zpětnou vazbu kathodovým odporem tak, že dvojici těchto elektronek a napětím diodového detektoru je možné vybudit dvojici koncových tetrod 6L6. Zapojení využívá asi do 6000 c/s s odchylkou menší než 1 dB a v jednoduchosti s ním může stěží jiné soutěžit.

#### Zajímavý nf zesilovač.

Nalezli jsme v přijímači Sonora RCU-208 (obrazec 3). Zesilovač má několik zvláštností. Obvod pro získávání syntetických basů již následně známe (viz E-RA 48, č. 7-8, str. 110); zde je typeno odpory  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $R_3$ , a  $R_4$  a kondenzátor  $C_1$ . Tenbo obvod zavádí kladnou zpětnou vazbu pro nízké kmitočty a vytváří (nelineárnosti koncové elektronky) celičtvé násobky těchto kmitočtů (vyšší harmonické), které v reproduktoru působí dojmem bohatého basového přednesu. Ve schématu nalezáme také zajímavý způsob zapojení výstupního transformátoru, který odstraňuje ss magnetické sycení jádra (tak jako u dvojčinných zesilovačů), bručení nedokonale filtrovaného anodového zdroje a tvorí část filtračního řetězce pro předchozí elektronky. Výstupní transformátor má dvě vinutí ( $z_1$  a  $z_2$ ), na jejichž společný střed jest přivedeno z prvního filtračního kondenzátoru  $C_3$  zvlněné napětí usměrňovače. Ve vinutí transformátoru se proud dělí, část jde bez filtrace k anodě koncové elektronky, část jde vinutím  $z_2$  přes odporník  $R_5$  na druhý filtrační kondenzátor  $C_4$ , odkud jsou napájeny vstupní elektronky. Je-li poměr

$$z_1 : z_2 = I_f : I_a$$

kde  $I_f$  je proud vinutím  $z_1$  a  $I_a$  je anodový proud koncové elektronky, ruší se v transformátoru jak ss magnetisace, tak bručení, vzniklé nedostatečnou filtrací anodového proudu pro koncovou elektronku. Odporník  $R_5$  zlepšuje jednak filtraci pro elektronky vstupní, jednak tlumí rezonanční rozptylových indukčností s konden-

sátorem  $C_4$ , které by mohly nepříjemně ovlivnit charakteristiku výstupního transformátoru.


Zajímavý je také způsob zavedení negativní zpětné vazby pro vyšší kmitočty. Zpětnovazební napětí vede se z nízko-ohmového vinutí sekundáru výstupního transformátoru přes kondenzátor  $C_2$  a odporník  $R_6$  na stínici mřížku pentody 12SK7. Zapojení má výhodu, že neovlivňuje obvod pro syntetické basy a vazba zasahuje předzesilovač, jehož skreslení se také zmenšuje. (Radio-Electronics, říjen 1948.)

#### Korekční člen

pro úpravu kmitočtové charakteristiky nf zesilovače byl uveřejněn v č. 5 čas. *The Review of Scientific Instruments* (1948). Korektor (obrazec 4A) se skládá z dvojité triody 6SN7, několika odporníků a kondenzátorů, a ze dvou potenciometrů. Jedním se přidávají a potlačují kmitočty nad 1 kc/s, druhým se ovlivňuje průběh charakteristiky u kmitočtu pod 1 kc/s. Na obrazec 4B je šrafováním vyznačen rozsah korektoru. Vídeme, že přidává i ubírá mezní kmitočty asi v rozmezí  $\pm 20$  decibelů. Hodi se podle toho pro opravu všech druhů přenosů (gramofon, rozhlas, mikrofon).
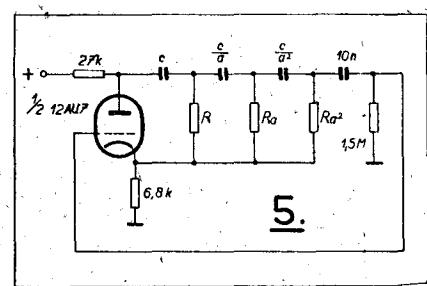
#### Nový RC oscilátor.

Pro měřicí zařízení často potřebujeme oscilátor pokud možno jednoduchý a stabilní a s napětím prakticky sinusovým.



upraveného čtyrpólu (tedy vzorec pro nejmenší potřebný zisk elektronky)

$k = (8a^3 + 12a^2 + 7a + 2)/a^3$   
a dva vzorce pro kmitočet. Pro obvod podle obrazu 5 platí


$$1/\omega = 1/(2\pi f) = R.C \sqrt{5 + \frac{2}{a} + \frac{1}{a^2}} = R.C.N,$$

pro obvod podobný, ve kterém si vymění místa  $R$  a  $C$ , je

$$\omega = \frac{N}{R.C}$$



Ještě jedna zajímavá vlastnost: Kmitočet tohoto oscilátoru je určen převážně prvním členem čtyrpólu, ostatní členy mají vliv malý. Nemí proto nutno používat (jako u čtyrpólu) se stejně velikými členy) pro další členy součásti s tolerancemi užšími než 10 %, a přeče podstatně neuvzrostí útlum (platí to ovšem pro a větší než 8), což je další podstatná výhoda.

Ing. O. Horna.

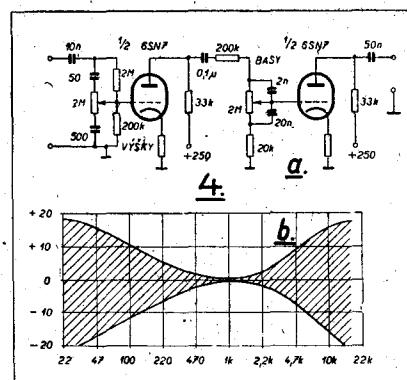


Delší dobu se používá v tónových generátořech tříčlánkového čtyrpólu  $RC$ , který posouvá pro jeden kmitočet (závislý jen na konstantách čtyrpólu) fázi přesně o 180°, takže umožňují sestavit oscilátor pro tónové kmitočty bez použití velkých indukčností. Nevýhodou dosavadních zapojení bylo, že zeslabení čtyrpólu je asi 30 až 40 (theoreticky 29 při nulovém vstupním a nekompenčním výstupním odporu), a vyžadovalo proto elektronky s velikou strmostí.

P. G. Sulcer v čísle Proc. I.R.E. (str. 1302) ukázal, jak je možno značně zmenšit útlum čtyrpólu a zvětšit stabilitu a čistotu průběhu napětí těchto oscilátorů. Místo tří členů stejných hodnot používá hodnot klesajících, resp. stoupajících (viz obrazec 5). Jak dokázal ve své práci, zmenšuje tato úprava útlum čtyrpólu na hodnotu mezi 10 a 29 a zlepšuje všechny vlastnosti těchto oscilátorů. Podrobné poučení je v citovaném článu, zde uvádime jen vzorce pro útlum takto

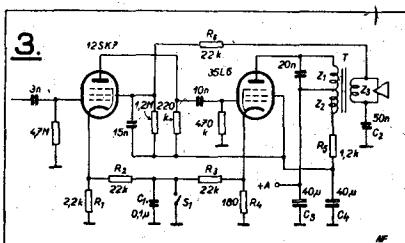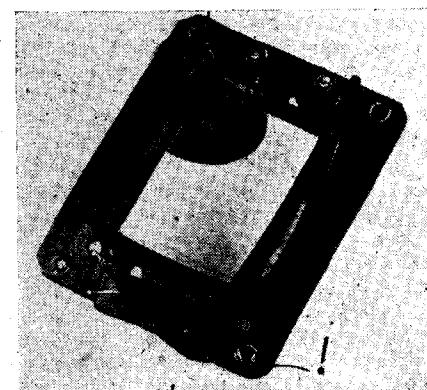

# VLASTNOSTI ŽELEZOVÝCH JADER

*z výprodeje*

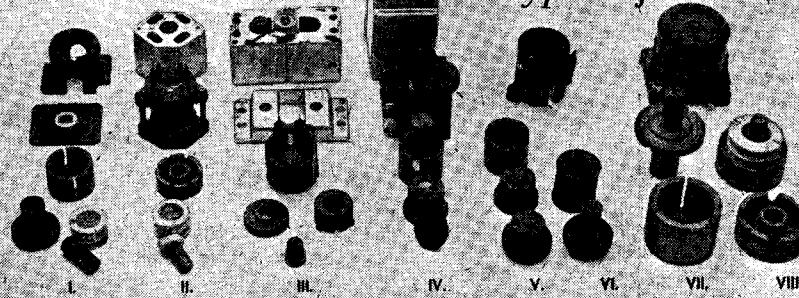

Železové cívky z rozebraných výrobců mají vesměs výborné vlastnosti. Jejich „nedostatkem“ je především a snad jedině to, že málokdo jich dovede účelně využít, hlavně protože nezná jejich vlastnosti. Uvádíme je dál v přehledu ze vzorků, které jsme ve výprodeji našli. Odkažujeme také na příbuzné námy v RA 1/46, str. 13 a RA 2/47, str. 49.

Původní Vogtův vynález slisovaných vrstev papíru s naneseným železovým práškem (odtud název ferrocarr = ferrum + káton) znamenal sice zmenšení rozdílů cívek, ale podstatného zvětšení jakosti nebylo dosaženo; to nastalo až s objevem karbonylového železa, jeho tovární výroby a způsobu formování. Podle tvaru a velikosti železových zrnek a podle použitého pojídla dostávaly výrobci jader hmoty s různými vlastnostmi elektrickými, mechanickými a tepelnými. Z nich jsou pro nás nejjednodušší permeabilita, elektrický útlum a tepelná stálost.

Toroidální cívky, používané hlavně v telefonii nosnými proudy, mívaly kroužková jádra s permeabilitou až 80; ač jsou stále na trhu (ve výprodeji), nevyskytl se dosud návrh jejich jiného využití. Z ostatních tvarů jsme vysetřovali několik nejběžnějších tvarů a výsledky podáváme v tabulce. Je však vhodné poznat, že na př. fa Siemens měla už před válkou v katalogu šest různých hmot s permeabilitou 1 až 5; také výrobní potřeby za války způsobily, že téměř každá šarže vyráběného prášku byla odlišná, takže rozdíly v permeabilitě i útlumu jednotlivých jader jsou značné. Naše vzorky byly vybrány namátkou, a není proto vyloučeno, že opakování našich pokusů vedlo by k výsledkům rozdílným, právě následkem rozdílné permeability použitého jádra. S ohledem na to je také nutno posuzovat neshodu činitele  $k$  pro první z našich vzorků s hodnotou 0,0348, jak ji udává I. Dašek v Krátkých vlnách 2/49 str. 19.

K měření jsme použili Q-metru; to však není podmírkou — stejně dobře vyhoví i přístroj, popisovaný v E 2/49 str. 32 nebo kombinace pomocný vysílač — cejchovaný kondensátor a zkoušená cívka — elektronkový velymetr, uváděná v odlišných souvislostech v RA č. 4/1948 str. 102 a č. 6/1948 str. 162 a č. 10/1948 str. 241. Také improvizovaná jednolampovka s cejchovaným kondensátorem by postačila za před-

Pořadí skupin zleva odpovídá číslování sloupků v tabulce:

I = hrnečkové jádro  $\emptyset 23 \times 19$  v bakelitovém pouzdře; bývá též v hliníkovém krytu se svorkovnicí nahoru jako ve skupině II; dodávací šroub  $M 8 \times 21$ .

II = jádro ze dvou stejných částí  $\emptyset 23 \times 17$ , šroub  $M 7 \times 23$ , jemný závit.

pokladu, že za měrné kmitočty použijeme známých kmitočtu silných (mfstnich) vysílače.

Měřili jsme tak, že ze zkoušené cívky a kalibrovávaného kondensátoru jsme sestavili osciloskopní obvod, vázany s elektronkovým voltmetrem a volně s pomocným vysílačem a měřili jsme resonanční kmitočet a kapacitu, při které rezonance nastala, a to pro každou cívku při jádru zašroubovaném i vyšroubovaném a po každé při dvou různých kmitočtech  $f_1$  a  $f_2$ , jimž odpovídaly kapacity  $C_1$  a  $C_2$ . Vlastní kapacitu cívky a případně kapacitu spojů  $C_0$  jsou vyloučeny tímto postupem:

Ve známém vzorci

$$L = \frac{25,330}{f^2 C} \quad [\mu H; Mc/s; pF] \quad (1)$$

znamená  $f$  resonanční kmitočet a  $C$  kapacitu při rezonanci, složenou z kapacity kondensátoru a přidavné kapacity  $C_0$ ; platí tedy pro rezonanci při kmitočtu  $f_1$ :

$$L = \frac{25,330}{f_1^2 (C_0 + C_1)} \quad (2)$$

a při kmitočtu  $f_2$

$$L = \frac{25,330}{f_2^2 (C_0 + C_2)} \quad (3)$$

Dělením a úpravou vztahů (2) a (3) dostaneme

$$\frac{f_1^2}{f_2^2} = \frac{C_0 + C_2}{C_0 + C_1} = A. \quad (4)$$

Jestliže jsme volili  $f_1, f_2$ , je  $i C_0, C_1$  a  $A$  i.

Tabulka činitelů  $k$  a  $c$  počtu závitů pro dané indukčnosti, vesměs pro střední polohu dodávacího šroubu. Ve třetím řádku je dosažitelná změna  $L$  pro zašroubované (+) nebo vyšroubované (-) jádro.

III = hliníkové pouzdro ve tvaru krychle o hraničích 27 mm obsahující železový hrneček, zalisovaný do bakelitového pouzdra. Železové víčko není, dodává se jen malým valem  $\emptyset 10 \times 3,5$  na bakelitovém šroubu. Zpravidla ve dvojicích jako pásmový filtr s vazbou malým keramickým kondensátorem nahoru uprostřed pod víčkem krytu.

IV = podobné jako III, používané rovněž na mf filtry. Hrnečkové jádro dvoudílné  $\emptyset 22 \times 22$ , volně vkládatelné do bakelitového pouzdra se šroubovacím víčkem; dodávání plochým písmem  $\emptyset 17 \times 20$  na bakelitovém šroubu. Železový píst vyplňuje celý otvor hrnečku.

V = hrnečkové jádro stejných rozměrů jako v mf transformátoru IV v bakelitovém pouzdru s postranní svorkovnicí.

VI = ve stejném pouzdru jako V může být vše také bakelitová cívka  $\emptyset 22 \times 26$  s výstupky pro vinutí v šesti sekčích, dodávánou souosým železovým valem  $\emptyset 10 \times 10$  na bakelitovém šroubu.

VII = bakelitové pouzdro větších rozměrů, podobné tvaru I, může obsahovat buď hrnečkové jádro  $\emptyset 34 \times 30$  s dodávacím šroubem M 10 × 37, nebo

VIII = dvoudílné jádro podobné tvaru II,  $\emptyset 34 \times 28$  se šroubem M 9 × 29, s jemným závitem.

Podle známých pravidel o úměrach upravíme výraz (4) na

$$\frac{C_0 + C_2}{C_0 - C_1} = \frac{A}{A - 1} = \frac{f_1^2}{f_1^2 - f_2^2} \quad (5)$$

a z toho vypočtenou hodnotu  $(C_0 + C_2)$  dosadíme do (3):

$$L = 25,330 \frac{\left(\frac{1}{f_1^2} - \frac{1}{f_2^2}\right)}{(C_0 - C_1)} \quad (6)$$

Rozborem vzorce (6) objedeme k závěru, že přesnost měření se zvětšuje s rostoucím rozdílem  $(C_0 - C_1)$ , je tedy dobré volit oba kmitočty pokud lze odlišné.

Tak jsme zjistili indukčnost cívek ve vybraných vzorcích jednak se zašroubováním, jednak s vyšroubovaným dodávacím jádrem, a z obou taktiž získaných hodnot jsme vždy vzali aritmetický střed jako střední hodnotu indukčnosti  $L$ , kterou můžeme dodávacím šroubem zvětšit nebo změnit. Pak jsme jednotlivé cívky poznorně odvinuly, spočítali závity a vypočetli jedenak činitel  $k = L/n^2$ , známý z pěvrazeného vztahu

$$L = k \cdot n^2 \quad [\mu H; záv.] \quad (7)$$

jednak činitel  $c = n/VL$ , který bývá v katalogech uváděn ve vztahu

$$c = CVL \quad [záv.; \mu H] \quad (8)$$

Oba činitely jsou vázány vztahem  $k = 1/c^2$ .

V tabulce výsledků jsou uvedeny hodnoty  $k$  a  $c$  pro osm typických druhů výrobců, a to v témže pořadí, jako na snímku; rozdíl naměřených resp. vy-

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
$k$	0,032	0,061	0,027	0,081	0,097	0,028	0,040	0,043
$c$	5,59	4,05	6,09	3,51	3,21	5,97	5,00	4,82
$\%$	5	7	8	9	12	3,5	10	10
pro závit	15,3 $\mu H$	22	16	24	14	13	23	20
	180 $\mu H$	75	54	82	47	43	80	67
	200 $\mu H$	79	57	86	50	45	85	71
	2000 $\mu H$	250	182	262	158	144	267	224
	2320 $\mu H$	269	195	293	169	155	288	241

počtených hodnot ve sloupcí IV a V je vyšvětlen různou permeabilitou. Ve třetím rádku tabulky uvádíme v procentech změnu indukčnosti na obě strany od střední hodnoty, pro kterou platí činitel  $k$  resp.  $c$ ; v dalších rádcích jsou uvedeny počty závitů pro používané vlnové rozsahy. Indukčnosti 15,8  $\mu H$ , 200  $\mu H$  a 2320  $\mu H$  odpovídají cívкам B, C a D v pomocném vysílači RA 12/1946.

**Cívkové kostry** ve vojenských přístrojích bývaly původně keramické, později, z úsporných důvodů, se často používalo kostera ze světle hnědého superbakelitu; nakonec v nedostatku jakostního materiálu bývaly lisovány i z černé nebo tmavohnědé hmoty. Rovnocennou náhradou za keramické cívky byly všecky jen cívky z čirého nebo mlékovité zakaleného trotilitu, ostatní zhoršují  $Q$  někdy dost značně.

**Jakost cívky**  $Q = \omega L/R$  závisí na použitém jádru způsobem značně složitým: srostoucí permeabilitou (a tedy s větším  $k$ ) postačí k dosažení dané indukčnosti sice menší počet závitů a ohnický odpor cívky tedy klesá, současně však rychleji přibývá vliv ztrát výfívnými proudy v železovém jádře a obecně lze říci, že jádra s velkou permeabilitou (na př. u toroidálních cívek) se pro vysoké kmitočty nehodí, ač ovšem pro kmitočty nadzvukové a pod. jsou velmi vhodné.

**Tepelné vlastnosti** jader nejsou spolehlivým vodítkem pro vhodnost použití; stejně dobrého  $Q$  lze dosáhnout s jádrem stríkaným (jako na př. naše vzorky I a VII) i lisovaným (ostatní vzorky). Stríkaná jádra byla výrobě levnější, smělo se jich však použít jenom tam, kde oteplení v přístroji za chodu nepřesáhlo 65°C.

Ve výprodejním materiálu se vyskytují ještě další železová jádra početných druhů a vlastnosti, pro něž bylo by lze uplatnit číslo z naší tabulky jen velmi zhruba; doporučujeme proto každému čtenáři, aby se předem pokusil přesvědčit, zda zvolené jádro se opravdu hodí pro zamýšlený účel.

Dr Jiří Nechvíle

## MŮSTEK na měření

### VZÁJEMNÉ INDUKČNOSTI

**K**méně známým můstkům patří poměrně jednoduché zapojení podle obrázku, jímž lze měřit vzájemné indukčnosti od několika mikrohenry do set henry. Je-li úkolem stanovit činitel vazby, postačí k měření jediný potenciometr s cejchanovanou stupnicí (vyhoví i přímý drát, naťazený podle měřítka v délce 1 m, s odporem asi 25  $\Omega$ ) a přídavný reostat (bez známkové vlastní indukčnosti, s odporem o 1 až 2 rády větším než je odpor měřených cívek).

Cívky, jejichž vazbu chceme zjistit, pojme podle schématu. Jako  $L_1$  volime větší z obou indukčností.  $R_1$  je představován ohnickým odporem cívky  $L_1$ ,  $R_2$  značí totéž pro cívku  $L_2$ ;  $R$  je přídavný reostat, jímž nastavujeme proud, procházející indikátorem  $i$ , na minimum. Hlavní nastavení minima se děje změnou polohy běžeče potenciometru. Může se stát, že minimum není možno nalézt, pak postačí změnit přívody vinutí jedné z cívek.

Použijeme počtu se symbolickými hodnotami a můžeme hned psát rovnice pro vyvážený můstek. Odporem  $R_2$  protéká

stejný proud  $I$  jako cívka  $L_1$  a odporem  $R_1$ , protože po vyrovnaní můstku střední větví neteče nic ( $i = 0$ ):

$$I = E / (R_1 + R_2 + j\omega L_1)$$

Napětí zdroje  $E$  je na potenciometru rozděleno poměrem  $aE$  a stejně napětí působí na indikátor  $i$  z druhé strany, totiž ( $R_2 + j\omega M_1$ ). Porovnání obou výrazů

$$(R_2 + j\omega M_1) I$$

a dosazením za  $I$  dostaneme

$$aE = (R_2 + j\omega M_1) \frac{E}{R_1 + R_2 + j\omega L_1}$$

a po úpravě

$$a(R_1 + R_2 + j\omega L_1) = R_2 + j\omega M_1 \quad (1)$$

Tento rovnici lze výhovět jen tehdy, když se odděleně rovnají reálné a imaginární části obou stran, t. j.

$$R_2 = a(R_1 + R_2),$$

$$j\omega M_1 = a\omega L_1. \quad (3)$$

Dostáváme tak dvě podmínky rovnováhy; abychom jim mohli vyhovět, máme také dva stupně volnosti, t. j. nastavení potenciometru  $a$  a reostatu  $R_2$ . Z výrazu (2) a (3) vychází

$$R_2 = \frac{a}{1-a} R_1, \quad (4)$$

a

$$M_1 = aL_1. \quad (5)$$

Je to výsledek zajímavý svou prostotou; vzájemná indukčnost je dána součinem dvou čísel, bez složitějších zlomků a zjména rozdílu, jež zavírají malou přesnost výsledku.

K jakému výsledku dojdeme, když změníme cívky  $L_1$  a  $L_2$ ? Za předpokladu, že  $M$  je menší než  $L_1$  i  $L_2$ , lze můstek opět vyvážit, ale tentokrát pro poměr  $b$  na stupni potenciometru a pro jinou hodnotu  $R_2$  přídavného reostatu; když opakujieme postup prve uvedený, dojdeme ke vzorcům

$$R_2 = \frac{b}{1-b} R_1 \quad (6)$$


a

$$M_1 = bL_1, \quad (7)$$

kde  $M_1$  značí nově vypočtenou hodnotu vzájemné indukčnosti. Kdybychom znali přesné hodnoty  $L_1$  a  $L_2$ , a odečetli  $a$  i  $b$  s dostatečnou přesností, mělo by být  $M_1 = M_2$ ; zpravidla se však výsledky budou lišit o vliv chyb. Pravděpodobná hodnota leží uprostřed obou vypočtených a je dána výrazem

$$M = \frac{M_1 + M_2}{2} = \frac{aL_1 + bL_2}{2}. \quad (8)$$

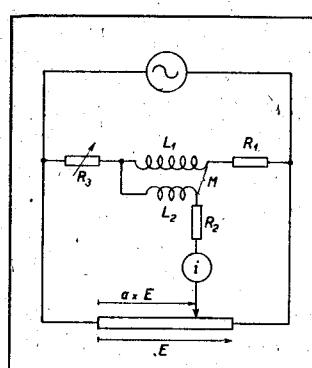V mnohých případech nepotřebujeme znát skutečnou hodnotu  $M$  a raději by-



chom znali činitele vazby  $k$ , obvykle definovaného jako

$$k = M / \sqrt{L_1 L_2}.$$

čili

$$M^2 = k^2 L_1 L_2.$$

Znásobime-li mezi sebou rovnice (5) a (7), obdržíme

$$M_1 M_2 = ab L_1 L_2$$

a porovnáním se vztahem (9) dospějeme k úměře

$$\frac{M^2}{M_1 M_2} = \frac{k^2}{ab} \quad (10)$$

Zlomek na levé straně měl by být roven jedné, neboť aspoň theoreticky má být  $M_1 = M_2 = M$ ; pak

$$k^2 = ab,$$

čili


$$k = \sqrt{ab}. \quad (11)$$

Ze dvou měření lze tedy stanovit  $k$ , aniž známe cokoliv jiného než obě polohy běžeče potenciometru.

Může nastat též případ, že  $M > L_2$  a pak nelze můstek dvakrát vyrovnat, je to případ  $k > \sqrt{L_2/L_1}$ . Pro  $L_1$  blízké  $L_2$  je možno stanovit  $k$  ze vzorce (11), i když je hodně blízké jedné; jsou-li obě indukčnosti značně rozdílné, mohlo by se stát, že lze můstek vyrovnat jen jednou a pak nelze vztah (7) realizovat, ani použít vzorec (11).


Na rozdíl od jiných můstků, uváděných v literatuře, na př. Campbellova a Carey-Fosterova (viz Technický průvodce — Elektrotechnika IV [1934], str. 77–78), je tento způsob jednodušší a rychlejší. Pisař se s ním seznámil v přednáškách univ. prof. Žáčka v roce 1925 a to budí mu omluvou, že zapomněl jméno autora.

Dr Jiří Nechvíle

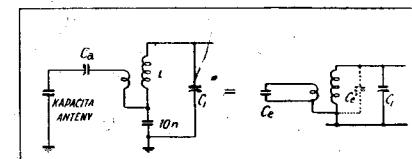
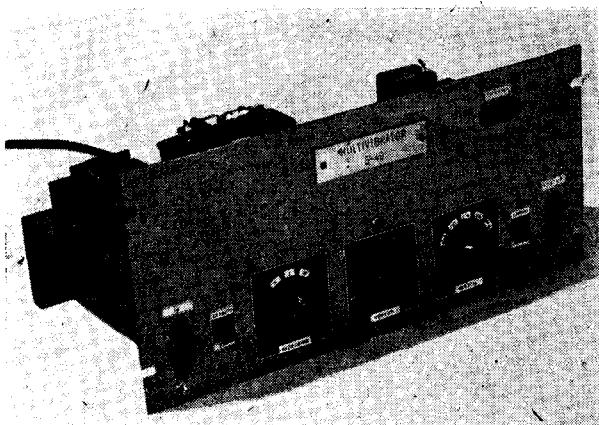
### Vazba s antenou kondensátorem v ladícím obvodu

V článku téhož jména referuje v let. č. 3 t. 1. O. Horne o výhodném způsobu vazby s antenou, a uvádí vedle jiných přednosti i mimorádně malý vliv kapacity antény na ladící obvod. Tato nezávislost však platí v ustanění míře jen pro vazbu čistě kapacitní; přidáme-li opravnou vazbu malou indukčností, která má vyrovnat pokles vazby vlivem zmenšeného  $Q$  na počátku rozsahu, je vliv přece jen citelný. Přesvědčili jsme se pokusy, že změna kmitočtu čini při běžné venkovní anténě několik  $\text{kc/s}$  v oblasti 1  $\text{Mc/s}$ , a vysvětlení je podle našeho úsudku toto. Měníme-li vazbu anténou s mimořádně malým vlivem kapacity antény (na př. 200  $\text{pF}$ ) a počáteční kapacitou  $C_a$  (na př. 20  $\text{pF}$ ). Tato  $C_a$  je prakticky paralelně k antennímu vinutí, a transformuje se na vinutí ladícího v poměru čtverce převodu. Předpokládejme, že převod je 1 : 10, čtverec 1 : 100, ze 180  $\text{pF}$  změny v antenovém obvodu je na ladící cívce 1,8  $\text{pF}$ . Je-li při 1  $\text{Mc}$  ladící kapacita  $C_1 = 100 \text{ pF}$ , je změna kapacity  $C_a$  1,8 %, a změna kmitočtu 0,9 %, t. j. 9  $\text{kc/s}$ . To je změna citelná, i když v praxi bývá vazba a tím i změna menší.




# MULTIVIBRÁTOR
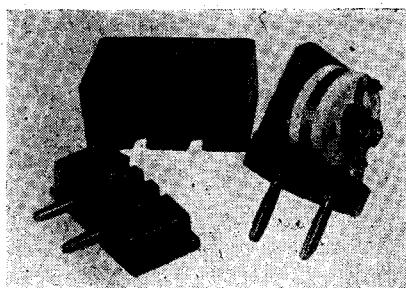
## k cejchování přijimačů a generátorů

Zdroj násobků desítkových kmitočtů s třemi vestavěnými krystaly na standardní kostce.

— Pod tím ukázka dvojího provedení kryštálů: s příčným páskem pro kmitočty řádu 100 kc, a s destičkou v držáku pro kmitočty větší.



**N**a rozdíl od vyvažování, kdy nastavujeme hodnoty přijimače s více obvodů při kmitočtech, které nemusí být zcela přesné, jde při cejchování o nastavení a vyznačení dílků na stupnicí při kmitočtu pokud lze přesný. Běžné pomocné vysilače se pro tento účel hodí méně dobré. Nejsou zpravidla vyrobeny tak, aby trvale podržely přesnost údaje kmitočtu, a nepřesnosti původní stupnice spolu s vlivy stárnutí, ofšefu, kolisávěho napětí v síti, a konečně obtížnost nastavení na žádanou hodnotu stupnice způsobují chyby řádu 1%, které už na př. na 1 Mc/s značí víc než rozestup vysilačů. Proto obyčejně cejchujeme podle signálů rozhlasových vysilačů se známými kmitočty. Váž však to, že jich není po všech rozsazích dostatek (na př. na krátkých vlnách jsou soustředěny do několika úzkých pásem), a dnes vůbec jsou údaje o kmitočtu neúplné a vzácné, a vlastní kmitočtovou stupnicí můžeme na cejchovaném přístroji získat jen oklikou přes diagram, neboť porovnávací kmitočty jsou zpravidla neokrouhlé.

Z udaných příčin je vhodnější používat k cejchování multivibrátorů, které z jediného kmitočtu, určeného stabilním resonančním obvodem nebo křemenovým výbrusem, vyrábí snadno i přes 100 vyšších harmonických, rozestavených v odstupu základního kmitočtu. Má-li základní kmitočet  $f$  chybou  $\Delta f$ , má  $n$ -tá harmonická kmitočet  $n(f + \Delta f)$ . Poměrná chyba je u základního kmitočtu  $\Delta f/f$ , u  $n$ -té harmonické  $n \cdot \Delta f/n \cdot f$ , tedy táz, jako u kmitočtu základního. To je znamenitá přednost multivibrátoru:

ze základního kmitočtu, na př. 100 kc/s s chybou 0,01 %, získáme celistvě násobky téhož kmitočtu s touž poměrnou chybou.

Můžeme pak přístroj cejchovat přímo prostým laděním po stupních ve zvoleném příkladě 100 kc, které jsou dostatečně jemné pro rozsah středních vln a krátkých. Abychom vásli pozorní, že jsme vyladili kmitočet 800 nebo 900 kc/s, musí být buď přijímač předběžně ocejchován, nebo potřebujeme ještě jiný přijimač nebo zdroj vý signálu, který je ocejchován s chybou o řád menší než je rozestup harmonických. Použijeme-li harmonických 100 kc/s, bude


tato podmínka snadno splněna na rozsahu 100 až 300 kc/s, protože 100 kc/s je 100 a 33 % z udaných mezi. Na rozsahu 500 až 1500 kc/s je 100 kc/s stále ještě 7 % z největšího kmitočtu, a zběžně cejchovaný pomocný vysílač, nebo vyladění jediné stanice rozhlasové se známým kmitočtem vyloučí omyl v celém rozsahu. Obvyklý obor rozhlasových vln krátkých, 6000 až 15 000 kc/s však už klade požadavek přesnosti cejchování 1,7 až 0,67 %, a to je pro běžně p. v. příliš. Nadto je v tomto případě komplikace ve dvojím výskytu signálu na běžných superhetech, a i když snadné pozorování usnadní vyhledání správného ze dvou signálů, je cejchování podle kmitočtu  $nx100$  kc/s obtížné při kmitočtech nad 3 Mc/s, a nad 30 Mc/s téměř nemožné.

Tuto slabinu multivibrátoru vyloučíme poměrně snadno tím, že jej opatříme několika základními kmitočty: 10 kc/s pro

kmitočty do 1 Mc/s, 100 kc/s pro rozsahy do 10 Mc/s, 1 Mc/s a 10 Mc/s pro rozsahy do 100 a 1000 Mc/s. Vyšší základní kmitočty se ostatně uplatní i samy: krystalem 1 Mc/s si bezpečně zjistíme střed pásmu středních vln, a podobně 10 Mc/s určí jediný kmitočet na rozhlasovém rozsahu vln krátkých. Poměrná snadnosť teoretická nemá ovšem protějšek v ohledu hospodářském, když každý žádaný základní kmitočet předpokládá krystal, který není lacinný. Proto mají některé přístroje tohoto druhu jen jeden nebo dva kryštaly, ostatní základní kmitočty vytvořeny stabilními obvodami (Clapp, E 2/1949, str. 28), které ostatně můžeme porovnat a doladit podle kryštálů. Aspoň jeden nebo dva jsou ovšem nezbytné, a jejich cena je nevyhnutelnou obětí, za niž získáváme žádanou přesnost.

**Známá řešení.** 1. Josef Vosáhlo popsal v tomto listě č. 12/1940, str. 276, první přístroj tohoto druhu. Použil krystalu 100 kc/s, který napájel zmnožovací stupeň, a dále dva multivibrátory podle Abrahama a Blocha s elektronkami EDD11, synchronované kryštalem, jimiž původní kmitočet rozdělil na 10 a 1 kc/s. Za každým multivibrátorem následoval oddělovací zesilovač; z výstupu přístroje bylo lze odebírat násobky 100, 10 a 1 kc/s. Přístroj umožňoval cejchovat tónové generátory od řádu 100 c/s výše, a radiofrekvenční přístroje až asi do 10 Mc/s s omezením, daným volbou poměrně nízkého kmitočtu 100 kc/s.

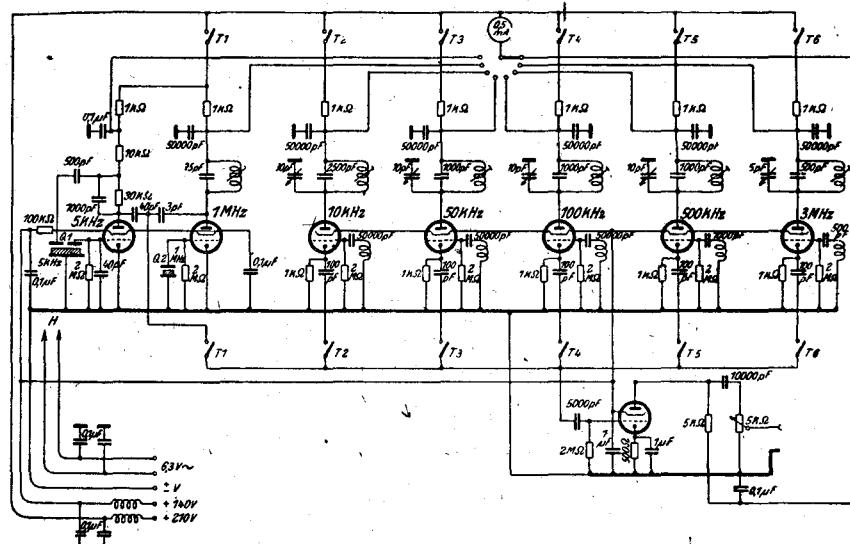2. Podobný přístroj byl vyroben v dílně t. l. pro její účely, a popsán v RA č. 1/1942 na str. 6. Používal dvou volitelných, krystalem řízených kmitočtů 100 a 1000 kc/s, napojených na mohutnou zmnožovací elektronku s velkou strmostí, a za ní multivibrátor, přepínáný současně s kryštalem, který byl nastaven vždy na desetinu kmitočtu krystálu a jím synchronován, takže bylo lze získat násobky 100 kc/s, rozdělené podle potřeby ještě na stupně 10 kc/s, nebo 1000 kc/s, dělené po




Zapojení multivibrátoru podle O. L. imanna s dvěma krystaly (5 kc a 1 Mc) a pěti stabilními resonančními obvodami. Stupeň pro získání vyšších harmonických je společný, napájecí část je zvlášť.

100 kc/s. — V též článku bylo schema multivibrátoru RCA, neobyčejně jednoduchého zapojení, které z jediného krystalu 100 kc/s vyrádlo násobky 100 nebo násobky 1000 kc/s; používalo jediné triody, napájené st. proudem ze sítě. Na rozdíl od optimistického názoru, který tam byl vysloven („schema jistě postačí zájemci, který by podobný přístroj potřeboval“) konstatujeme podle vlastních nezdarů, že údaje ve schématu, jež jsou jediné, které jsme o přístroji získali, nepostačily, aby chom svůj poněkud líný krystal 100 kc/s přiměli k práci podle ustanoveného předpisu, ač by to byl přístroj v skutku ideální. Má-li někdo podobný přístroj nebo zná jeho podstatu, získá si věděc redakce i čtenářů sdělením dalších podrobností.

3. Příznačně důkladný přístroj tohoto zaměření jsme našli v knize „Prüffeldmesstechnik“ Ing. O. Limanna (Funkschau, Mnichov, 1943) na str. 275, jehož schema reprodukujeme. Přístroj má sedm základních kmitočtů: 5 kc/s (típoleppový krystal Rohde-Schwarz) a 1 Mc/s řízené krystalem, a 10, 50, 100, 500, 3000 kc/s, řízené stabilními resonančními obvody běžné úpravy. Tlačitkovým spinači se kterýkoli z nich zapíná a spojuje s elektronkou předepojatou až k ohýbu charakteristiky, aby přivedené signály vytvořily v anodovém obvodu deformovaný průběh s množstvím harmonických, jehož se používá k cejchování. Hodnoty obvodů jsou voleny tak, aby kmitočet byl pokud lze stálý, a všecky je možné porovnat s některým z obou krystalů, přesných aspoň na 0,01 %. Milijampérmetr v anodových obvodech kontroluje chod stupňů, a protože všecky pracují s mřížkovým kondenzátorem, je velikost anodového proudu měřítkem st napětí na mřížkách (čím větší, tím menší proud). Sítová část byla zvlášť, aby její teplo nevadilo. — Přístroj se podle citovaného autora dobré osvědčil; původně byl určen k cejchování malé série speciálních přijimačů s ručně kreslenou stupnicí, uplatnil se však i pro jiné přístroje.

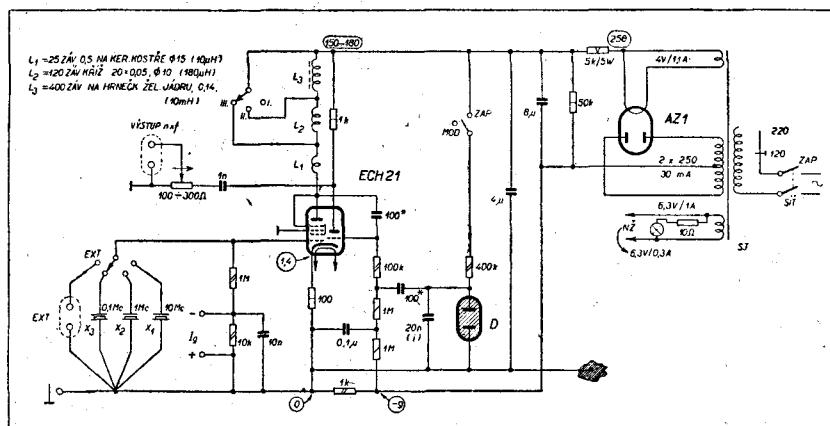4. Nejjednodušší, předchozímu poněkud podobný přístroj s obvody L—C, tedy bez drahých krystalů, byl popsán v RA č. 7 až 8/1945, měl dvě elektronky RV12P2000, jedna jako oscilátor s lad., obvodem v anodě a velkou ladící kapacitou 1 nF, druhá jako zdroj násobků podobně jako 3. Na tento přístroj odkazujeme ty, kdo následujícímu návodu vyčtu nákladnost. Slabina obvodů L—C je v tom, že vyžaduje občasné kontroly. Při dobré konstrukci lze počítat se stabilitou rádu 0,1 %, použi-



Zapojení multivibrátoru s přepínáním krystalů. Hexodová část ECH21 působí jako krystalový oscilátor, trioda jako zdroj vyšších harmonických, doutnavka s kondenzátorem jako modulátor pro snazší rozpoznání záznějů. Společný kathodový odporník usnadňuje nasazení oscilací. V kroužcích jsou napěti, zajištěná při zkoušení.

tím Clappova obvodu bylo by lze ještě ji zvětšit.

**Nový přístroj.** Protože přístroje, popsané v odstavcích 2. a 4., nespĺňovaly všecky požadavky co do účelnosti a přesnosti, a také abychom získali další zkoušenosť k užítku čtenářů, vyrobili jsme po několika zkouškách přístroj, zobrazený schematem a snímky. Jeho podstatou je krystalový oscilátor s možností přepínat na jeden z tří vestavěných krystalů, nebo na volné zdírky pro připojení dalšího, oscilátor napájí triodu s předpětím pro vytvoření celistvých násobků.


Zapojení oscilátoru je potud odchylné od běžného; že v anodovém obvodu má jen tlumivku s resonancí pod kmitočtem krystalu, kterou pro dobré krystaly není zapotřebí ladit. Zádali jsme rozsah od 100 do 10 000 kc/s, a pro ten postačila indukčnost přepinatelná ve třech stupních:

L1 samotná pro kmitočty mezi 3 a 10 Mc/s, L1 + L2 pro kmitočty asi 500 až 5000 kc/s, L1 + L2 + L3 pro krystaly asi od 60 kc výše. Samotná trioda ve spojení s tímto zapojením stěží by postačila pro obor širší; použili jsme však ECH21, a společný odporník v kathodovém obvodu přispívá k vytvoření negativního odporu mezi mřížkou a zemí, a tím k rozkmitání. Zkoušeli jsme přístroj s několika krystaly Steeg a Reuter, které zbyly z dřívějších přístrojů, dále s řadou krystalů kmitočtů buhužel necelisvých, získaných z výrodeje, a konečně s krystalem 10 Mc/s dodaným n. p. Pal. Se všemi bylo snadné získat oscilace. Naopak jsme marně zkoušeli několik starších zdejších výrobků zevnějšku amatérského, které se nám podařilo získat, a jichž jsme si do té doby velmi vážili. Patrně vyžadují výkonnéjší elektronky.

Napětí z anody krystalového oscilátoru jde přes izolační kondenzátor na mřížku triodové části ECH21, která dostává předpětí asi — 10 V a vyrábí nadbytek harmonických. Všecky jsme mohli sledovat až do oblasti 20 Mc/s, je však jisté, že silné oscilace krystalu 10 Mc/s dosáhnou do několika set Mc/s, a hodi se tedy k cejchování speciálních přístrojů v oboru metrových vln.


Aby nebylo zapotřebí pracně zkoušet, zda zachycený signál je z přístroje nebo z antény, použili jsme doutnavkové bzučáku, který moduluje dobré slyšitelným tónem asi 1000 c/s všecky kmitočty multivibrátoru. Postačí běžná malá doutnavka bez ochranného odporu (z doutnavky, označené napětím, jej musíme pozorně vymontovat po rozříznutí patky), napojená přes odporník a vypínač na anodové napětí, a blokovaná zkusem vyhledaným kondenzátorem tak, aby dala žádaný tón. Napětí se vede přes malý kondenzátor na mřížkový obvod triody. Použité zapojení má ten účel, aby obvod elektronky neovlivnil příliš doutnavku, a aby ta vůbec bzucela.

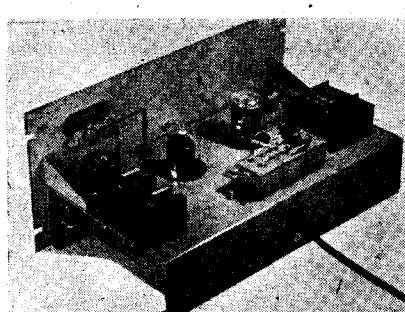Sítová část má malý transformátor s běžnými hodnotami napětí, standardní usměrňovačku (postačí také selenové „tužky“) a odporný vstup, protože potřebujeme jen asi 150 V napětí. Aby však tón nebyl modulován bručením sítě, filtraceme proud kondenzátorem 8  $\mu$ F, slo-




Snímek zezadu ukazuje vlevo tři vestavěné krystaly, vedle elektronky a filtrování kondenzátory, vpravo síťový transformátor.

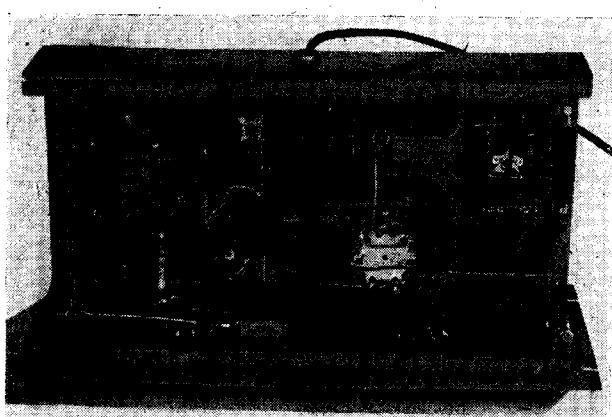Vzadu vpravo doutnavka bzučáku pro modulaci. — Pod kostrou vlevo nahofe tlumivky L3, L2, L1, dole uprostřed objímky a drobné součásti obvodu elektronky, vpravo dolní část síťového transformátoru.



ženým ze dvou  $4 \mu F$  MP. Dokud nejsou elektronky vyžhaveny, tvoří spotvolek asi 5 mA odpor 50 k $\Omega$  a bráni přílišnému vzestupu napětí. V obvodu mřížkového svodu u krystalu je zařazen odpor 10 k $\Omega$ , blokovaný kondensátorem; k němu připojíme milliampermetr ke kontrole mřížkového proudu Ig a tím ke zjištění, zda krystal osculuje a s jakou amplitudou (proud v mikroampérerech udává přibližně max, napětí na mřížce). Výstupní signál odebíráme z anodového odporu 1 k $\Omega$ .

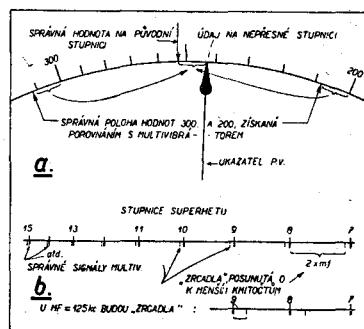

Obrázek vysvětluje získání přesných hodnot z nepřesné stupnice pomocného vysilače mezi desítkovými hodnotami, které zjistíme multivibrátorem. — Dole znázorněný výskyt zrcadlových záznamů, na něž musíme dát pozor při cejchování superhetu na rozsahu pod 100 m. Zrcadlové záznamy jsou vyznačeny čárkovaně.

který je přemostěný pro vf ještě potenciometrem 100 až 300  $\Omega$ , takže pracovní odpor triody je rádu 100  $\Omega$  a elektronka nezesiluje, nýbrž zeslabuje. Když předpokládáme výstupní kapacitu 10 pF, dostaneme její reaktanci 100  $\Omega$  při kmitočtu asi 100 Mc/s, což je asi mez, do níž přístroj vydává harmonické, klesající jen přirozeně podle Fourierových koeficientů. Přístroj byl vystavěn na jednoduché plachové kostře, vykreslené v RA č. 11/1947 na str. 314. Je to jakási norma redakční dílny, panel má šířku 350 mm, výšku 150 mm, kostra za ním hloubku 60 × 180 mm, je tedy asi o 30 % menší než stojanová norma průmyslová. Vyhovuje nám pro většinu přístrojů; panel může mít výšku v násobcích 50 mm. Může být vestavená do stojanu, nebo do skřínky.

Přesnost, kterou přístroj poskytuje, se uplatnila jak při cejchování několika přijímačů, tak při měření, kde záleží na kmitočtu. Přístroj se hodí i pro jiné hodnoty základního kmitočtu než uvedené celistvé mocniny 10. Ve výprodeji jsme na př. zahledí známenit kmitající krystaly s kmitočtem udaným 74 980 c/s; liší se o 20 c/s od okrouhlé hodnoty 75 000, a to je 0,027 %, tedy dostatečně málo. Připomeňme, že když s použitím multivibrátoru získáme přesné stupně, můžeme mezilehle hodnoty zjistit dosť přesné odhadem s použitím pomocného vysilače, i když jeho stupnice nesouhlasí s přesností: zjistíme postavení nejbližšího desítkového knitočtu na stupnici p. v. podle multivibrátoru, a vzdálenost ukazatele odměříme v dílnách stupnice, které s postačující přesností platí. Náklad na přístroj není nepatrný, je však bohatě vyvážen jeho užitečnosti. P.

## NEOBVYKLA DVOLAMPYKVA

Dvoulampovku z výprodejního materiálu se zapojením, které má několik zajímavých podrobností, popisuje S. W. Amos v březnovém čísle Wireless World.


Vstupní obvod má vazbu antény kondensátorem 5 nF; tento způsob vazby využívá O. Horna v Elektroniku 3/49, str. 56, a osvědčil se ve spojení s malou vazbou induktivní v návodu na cívkovou soupravu v témže čísle, str. 62, v bateriovém přijímači z čísla 4, str. 82, a v návodu na síťový přijímač v květnovém čísle. K vazebnímu kondensátoru je paralelně připojena jedna strana potenciometru s odporem 50 až 150  $\Omega$ , kterým se ovládá napětí, injikované anténou do vstupního obvodu; druhá strana téhož potenciometru má negativní zpětnou vazbu, a tak zisk nf časti. Vz zpětná vazba je pevná, předem nastavena trimrem 30 pF, tak aby právě nasadila při vytvoření regulátoru hlasitosti doprava. Ladící kondensátor má kapacitu jen 100 pF, takže pro dosažení horního konce pásmu střední vln, pro které je přijímač určen, bylo zapotřebí ladící indukčnosti neobvyklé hodnoty 800  $\mu H$ . Je důležité, poznámená autor návodu, použít v tomto zapojení vhodné vf tlumivky v anod. obvodu elektronky; kdyby byla nahrazena často používaným odporem, bylo by nesnadné zabránit vstupu vf zbytků do koncového stupně, odkud by mohly přes obvod zpětné vazby způsobit rozpiskání přístroje (pro vysoké kmitočty přejde zápl. vazba v kladnou).

Záporná vazba přivádí napětí ze sekundární výstupního transformátoru v poměru zařazených odporů 20 : 20  $\Omega$ : (150 + 20)  $\Omega$  do kathody detekční elektronky; paralelně k odporu 20  $\Omega$  je již zmíněná část potenciometru, a lze tedy zpětnou vazbu změnit až na nulu; tím se mění stupeň zesílení kombinace obou elektronek a do jisté míry i stupeň kladné zpětné vazby na vstupním obvodu.

Napájecí část: malý síťový transformátor má jednocestné anodové vinutí 230 V a žhavicí vinutí 6,3 V/0,6 A. Anodové napětí se usměrňuje selenovým sloupkem 230 V/30 mA. Na obou stupních je použito strmých pentod EF50


(žhavení 6,3 V/0,3 A; S = 6,5 mA/V; R<sub>i</sub> = 1 M $\Omega$ ) a každá z nich má samostatný filtr R-C v anodovém obvodu. Autor uvádí, že jako mřížkový svod detekční elektronky EF50 nejlépe vyhoví 250 k $\Omega$ ; vhodný odpor potenciometru a předřadného odporu v přívodu nf zpětné vazby závisí na impedanci kmitací kmitací reproduktoru a mají být zhruba jehím deseti-násobkem. Reproduktor o průměru 3" (= 75 mm) zpracuje asi 0,5 W, což je právě výkon, který asi může dát koncový stupeň s EF50 při vf napětí v anteně rádu 1 V.

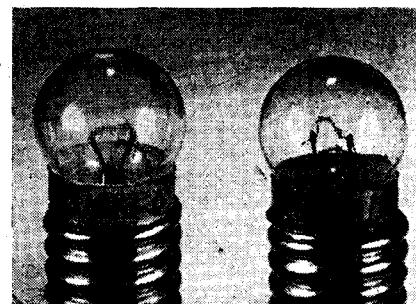Zapojení je v podstatě navrženo pro malý přijímač hlavně pro příjem místních a blízkých stanic. Nevhodnou předem nastavené zpětné vazby je, že se přijímač po zapnutí sítě rozpíská, než se obě elektronky nažaví; dá se tomu zabránit vytocením regulátoru hlasitosti doleva před uvedením do chodu.



ZAJÍMAVOU PORUCHU osvětlovací žárovky, která je současně pojistkou, odkryl opravář v malém universálním superhetu tovární výroby, který sice hrál, ale osvětlovací žárovka nesvítala. Prohlídka lupou ukázala, že vlákno žárovky je zpečeno a jeho odpor tak malý, že proud zhavici i anodový nestacivlákno ani rozsvítit, tím méně přepálit. Zpěcení nastalo asi obloučkem při počínajícím přepálení vlákna. Na snímku vlevo žárovka dobrá, vpravo porušená.

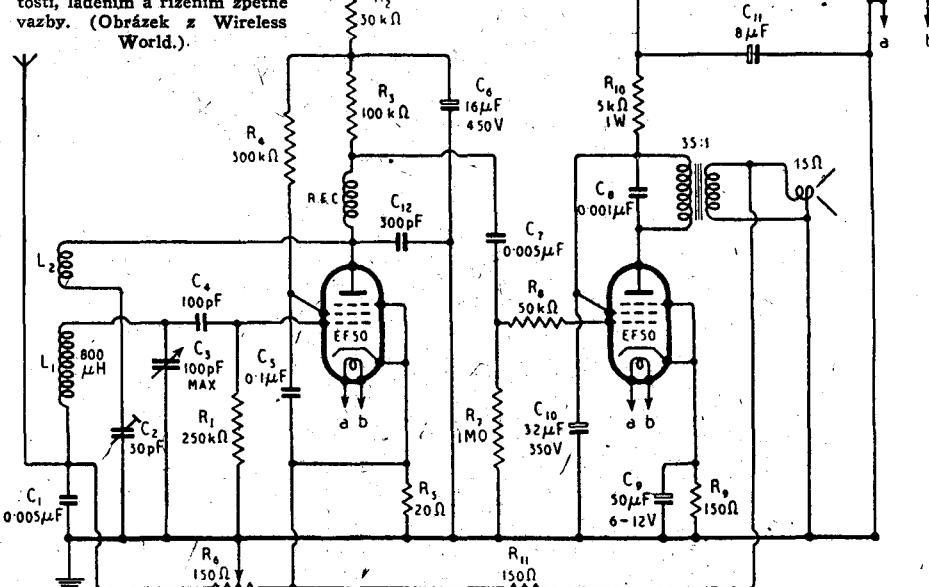Zapojení prosté dvoulampovky s neobvyklým řízením hlasitosti, ladění a řízením zpětné vazby. (Obrázek z Wireless World.)





## DVA MALÉ PŘIJIMAČE

**M**iniaturní elektronky a baterie vyvídnuté původně pro naslouchací přístroje pro nedoslychavé, lákaly amatéry k sestrojení přijímačů skutečně kapesních. Ideálem je přístroj velikosti krabičky (dvacetí) cigaret. Na podobné miniatury soustředila se nyní americká fa Micro-Electrical Products. Její nejménší seriový výrobek je audion se dvěma stupni na zesílení a s tlumivkovou vazbou na krystalové sluchátko. Ve schématu je zájímavé ladění zasouváním zelezového jádra do dlouhé cívky nesoucí antennu, mřížkové a zpětnovazební vinutí, a zpětná vazba, řízená drobným potenciometrem místo otočného kondensátoru. Celék se vešel do celuloidové krabičky velikosti asi  $7 \times 9 \times 2$  cm (i s bateriemi), a je doplněn asi dvěma metry tenkého kablíku s „krokodýlkem“, který tvoří antennu (přijímač se nesmí uzemňovat, protože poklesne jeho selektivnost) a malým krystalovým sluchátkem pro zasunutí do ucha. Přístroj má jen jeden rozsah, může však být dodán pro kterýkoli, podle účelu, kterému má sloužit. Na středních vlnách zachytne spolehlivě a hlasitě pořad místních stanic.

Přijímač pro fm, podle připojeného schématu, porází utračně théorie o tom, že fm byla vyvinuta pouze proto, aby bylo možno přijímače obsadit dvanácti elektronkami místo pěti. Podívejme se však, proč mají superhetery pro fm tolik zesilovacích stupňů, když citlivost požadovaná pro příjem fm je asi 5–10krát menší než pro rozhlasové pásmo am (pro am asi  $10 \mu\text{V}$ , pro fm  $50-100 \mu\text{V}$  zaručí dobrý příjem i na náhražkovou antenu). Důvod je vlastně jen jeden. Dosud jsme používali pro přijímače pro fm (tedy pro kmitočty kolem  $100 \text{ Mc/s}$ ) většinou elektronky vyvinuté pro dosavadní rozhlasová pásmá pro modulační způsob am. Začneme od prvního stupně, od směšovače. Naše nebo americké směšovače (trioda-hexoda, oktoda, pentagrid) pracují spolehlivě pouze do  $10 \text{ m}$ . Je sice možno použít jich i pro kmitočty vyšší, tam však klesá jejich vstupní odpor a směšovací strmost, a také jejich velké vstupní kapacity se značnou změnou během provozu (zahrátím) zmenšují podstatně jejich zesílení. Dá se tomu sice pomocí použitím additivního způsobu směšování pomocí zvláštních vf pentod (které vyžadují oddělený oscilátor) nebo ukv dvojitych triod (která mají malý výstupní odpor i zisk stupně); oba způsoby však vyžadují další elektronky.

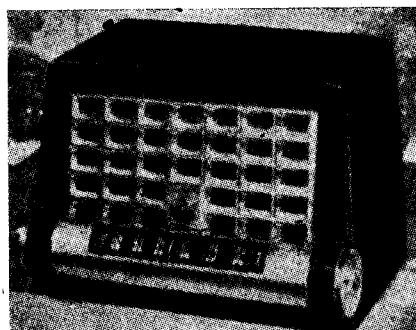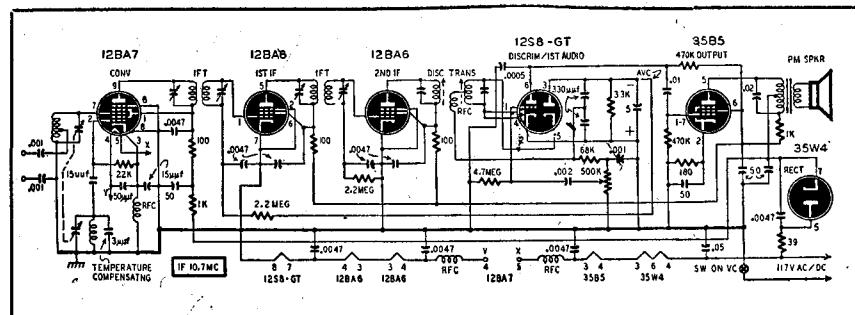Stejně je tomu u mf zesilovačů. Naše dosavadní pentody typu EF9 jsou dobrým zesilovačem pro mf 450 kc/s a šířku pásmá 9–10 kc/s. Tyto obvody můžeme vyrobit dostatečně jakostní, takže i při ladici kapacitě kolem 150 pF (při které je možno tolerance a změny kapacit elektronky zanedbat) je resonanční odpor  $Z_r$  v zisku při běžné strmosti 2 mA/V dostatečný, kolem



Schema a snímek malého fm přijímače firmy Emerson.


vzdálenosti dostatečně malé, takže se ne-uplatňuje doba letu elektronů. Strmost triodové i pentodové části byla podstatně zvětšena (trioda 4 mA/V, pentoda 1,5 mA/V směšovací), což přispívá jak ke stabilitě oscilátoru, tak i k zisku stupně. 12S8-GT má u jedné diody isolovanou katodu, takže je jí možno použít pro diskriminátor. Trioda má zesilovací činitel 100 a proto se pohybuje zisk stupně mezi 40 a 60 (podle anodového odporu).

S těmito elektronkami bylo možné vytvářit přijímač, který by i v poměrně jednoduchém („klasickém“) zapojení dával dobrý výkon. 12BA7 je zapojena obvyklým způsobem jako směšovač. Oscilátor je doplněn kompenсаčním kondensátorem, takže se nerozladuje během oteplování. Ve žhavicím obvodu jsou zapojeny tlumivky a kondensátory, aby nevznikaly přes katodu pentagridu (není uzemněna pro VF) nežádoucí vazby. Následující dva stupně mf mají transformátory s velmi malou ladidelnou kapacitou 30 pF, takže zaručí dostatečné zesílení. První stupeň je řízen AVC, protože přístroj má poměrný diskriminátor, který sice nevyžaduje limiter, ale má určitý optimální rozsah v napětí, ve kterém pracuje nejlépe. Tato slabá AVC omezí jen nejsilnější stanice, které by mohly ohrozit funkci druhého stupně mf a detektoru.

Diodová část 12S8-GT pracuje jako pomerový detektor a trioda a 35B5 jsou zapojeny jako obvyklá nf část. Výstupní transformátor má však dvě funkce, sloužící také jako filtrační tlumivka, což zlepšuje filtraci, odstraňuje bručení a ss magnetizací jádra, a zlepšuje tak značně přednes u hlubokých tónů i s malým výstupním transformátorem (bez použití neg. zpětné vazby, která zase omezuje zisk).


Cefek je vestavěn do hezké lisované skřínky velikosti asi jako Talisman (obvyklá velikost stolních modelů amerických přijímačů) a také cena je jen o málo větší než am přijímače — méně než 30 dolarů. Snad nejdůležitější u tohoto přijímače je doklad, že výhody fm nemusí být vykoupenovány dražšími a komplikovanějšími přijímači. (Podle RE, leden 49, str. 31 a 36.)

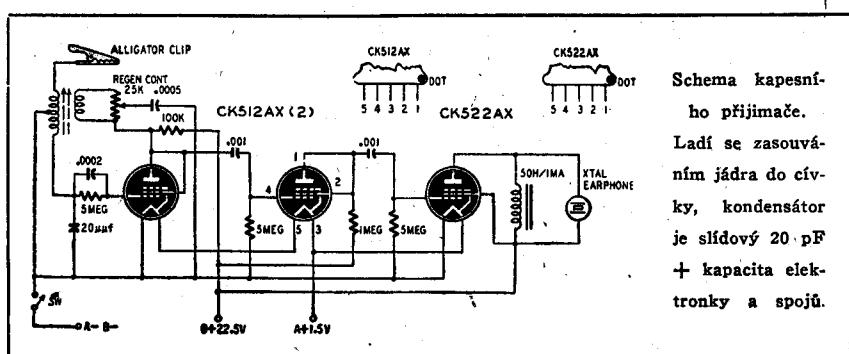Schema kapesního přijímače.  
Ladí se zasouváním jádra do cívky, kondensátor je slídový 20 pF + kapacita elektronky a spojů


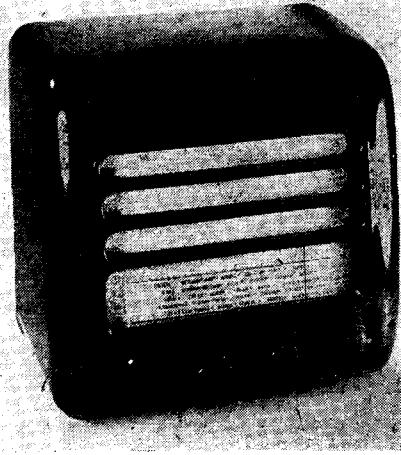
## **Okované desky**

K vyztužení a zajištění okrouhlosti a správného průměru otvoru v gramofonových deskách (na čemž, jak je známo, záleží jak bezpečná činnost měniče, tak nekolísavý tón při reprodukci) vytvořila firma Dunlop dvojdílný nástroj. Prvním jeho protažením se otvor v desce zvětší a přesné zaokrouhlí. Poté se přiloží s obou stran dvojdílné očko z měkkého kovu, a týmž nástrojem se snýtuje podobně jako nýtovací očka. Střed pak vydří zajiště dělo, než sama deska, nečku-li záznam. Popis, z něhož čerpáme, neuvedl však niti o tom, jak je při zvětšení zaručena soustřednost dírky, resp. oprava nesoustřednosti, která leckdy pochází už z lisovny. (R. E., 1/49, 61.)



# MALÝ TŘÍSTUPŇOVÝ PŘIJIMAČ

Přístroje s přímým zesílením jsou pro svou snadnou stavbu a průhlednou činnost v děleným námětem pro méně pokročilé konstruktéry. Využití sdružené elektronky ECH21 umožní zvětšení zisku i citlivosti a zlepšení přednesu zápornou zpětnou vazbou. — Popisovaný přístroj má rozsah krátkých a středních vln s jednoduchou cívkovou soupravou a výhodnou vazbou s antenou, snadnou stupnicí s jmény, a může být sestaven ze součástí jednoduchého továrního přístroje.


Uspěch několikerého využití sdružené elektronky typu —CH.. pro nf zesílení, o něž jsme se v nedávné době pokusili, a dobré vlastnosti dvojstupňového nf zesílení před konecovým stupněm, na něž se od dob strmých koncových elektronek pozapomnělo, byly pobídka k pokusu, jehož výsledek předkládáme. Je to prostý síťový přijimač typu obvyklé dvoulampovky, v níž je však místo jednoduchého audionu s vf pentodou, jak se tyto přístroje v posledních letech nejčastěji vyskytovaly, hexoda-trioda ECH21. Hexoda pracuje jako audion s dvojrozsažovou cívkovou soupravou a jednoduchým vlnovým přepínačem, trioda pomáhá zesílit nf signál pro koncový stupeň. Dosažený nf zisk je takový, že by při většině zachycovaných signálů byla koncová elektronka přemodulována. Proto je citlivost koncového stupně zmenšena zápornou zpětnou vazbou a tím zlepšen přednes v oblasti hlubokých tónů. Protože ani materiálu není dnes úzbyt, použili jsme ke stavbě továrního přijimače Tesla T713, z něhož vychází většina součástek včetně skřínky, a jen snadno vyrobenou stupnicí jsme jeho vzhled poznamenali. Výkon přístroje je dobrý a jeho pořízení poměrně levné.

Ladicí souprava využívá výhod vazby kondensátorem v proudovém obvodu, jejíž theoretické stránky připomněl O. Horna v březnovém čísle, str. 56. Abychom vystačili s původním síťovým spinačem jako vlnovým přepínačem, zřekli jsme se rozsahu dlouhých vln v přesvědčení, že zisk převažuje ztrátu. Zapojení detekčního stupně je běžné; na jeho anodový obvod je vázán triodový nf stupeň přes regulátor hlasitosti.

Aby nenastala pozitivní zpětná vazba, která snadno vzniká u sdružených elek-

tronek se společnou kathodou, musíme splnit několik požadavků. Předně nevyrábíme předpěti odporem v kathodovém obvodu, nýbrž zvláště. Zvolili jsme spojehličejší způsob odporem v záporné věti napájecího obvodu, odkud bereme předpěti i pro stupeň koncový; dělík z odporu 2 a 1 M $\Omega$  je zmenší pro triodu. Přerušme-li však přívod vynětím odporu 2 M $\Omega$ , shledáme, že přístroj také dobře pracuje, zvlášt když zvětšíme odpor 1 M $\Omega$  na 3 až 5 M $\Omega$ . — Positivní vazba a možnost hvizdů omezí zařazení kondensátoru 100 a 250 pF do anodových obvodů, proti zemi, a odpor 200 k $\Omega$  před mřížkou triody, což všecko vyloučí za signálu zbytek vysoké frekvence. Konečně musí být anodový obvod triody pokud lze vzdálen od řidiče mřížky hexody. Ve spojovacím plánu je vidět, jak je tento požadavek splněn: objímka elektronky má vložen stínici plech, a vývod anody triody je veden otvůrkem v něm pokud lze nejkratší cestou z blízkosti choustovité mřížky. Po splnění uvedených ohledů nevyskytly se pozorovatelné potíže s hvizdem a pod.

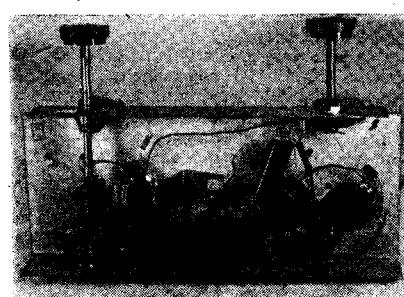Koncový stupeň má dvojí zpětnou vazbu: otočným pert. kondensátorem mezi




anodou pentody a triody, který působí jako tónová clona, a zařazením sekundárního vinutí výstupního transformátoru do obvodu kathody, což je stálá vazba, působící po celém rozsahu kmitočtové charakteristiky. Po této základce je nf zisk přiměřený a přednes velmi přijemný. Způsob zapojení vinuti V. T. není libovolný; správný je co do smyslu vinuti vyznačen ve schématu. V opačném případě vznikne pozitivní vazba a koncový stupeň osciluje, což prozradí reproduktor hvizdem. V takovém případě hned přijimač vypneme a zaměníme přívody od elektronky k primáru nebo sekundáru, podele toho, kde je to snazší.

Protože v poměrně výkonné hexody je snadné dosáhnout nasazování zpětné vazby (C<sub>zp</sub> je původní ladici, pertinaxový kondensátor z T713), vystačí L3 se 7 záv., dílosti vzdálenými od ladicího vinuti L2, a někdy ještě musíme zapojit čárkováný vykreslený kondensátor 20 až 100 pF mezi anodou hexody a zemí; čím větší, tím větší omezení zpětné vazby na počátku rozsahu krátkých vln.

Napětí, naměřená na našem přístroji při správném chodu voltmetrem DU1 kromě 4 V předpěti, jsou vepsány do schématu. Jsou poměrně malá, šetří elektronky i spotřebu, ale hlasitost přístroje i tak bohatě postačí. Spotřeba, zavedená přidáním dalšího stupně proti původní úpravě, je zanedbatelná, a sít. transformátor snese i připojení osvětlovací žárovky pro stupnice.

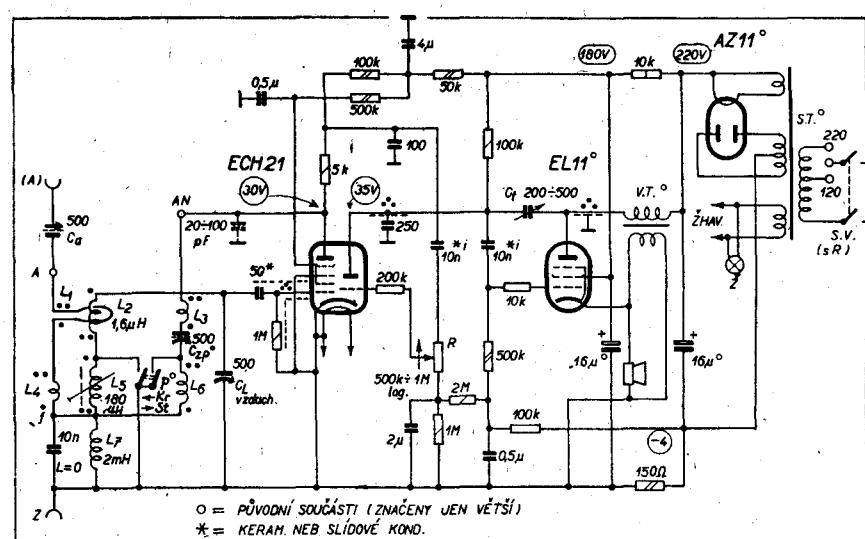Ke stavbě si připravime cívkovou soupravu, ladici vzduchový kondensátor 500 pF, jednoduchý ladici převod, vystížený na smíšených. Původní přijimač vyjmeme ze skřínky, rozebereme a doplníme objímku pro ECH21, regulátorem hlasitosti R a antennním kondensátorem Ca, pro něž vyvrátíme otvory v kostce v kostce i skřínce. Pů-




Stavební a spojovací plánek při pohledu pod kostru. Síťový transformátor na svrchní straně kostry je vyznačen čárkovaně, výstupní transformátor, připevněný na desce reproduktoru, je na kreslen svým symbolem ze schématu.



Na snímku dole pohled pod kostru přestavěného přístroje T713. Součástky, převzaté z původního přístroje a po případě odlišné využité, jsou ve schématu vyznačeny kroužkem. Drobné součásti nebyly tak označovány. Vazební kondensátory na přízky nf stupňů byly pro bezpečnost použity s důkladnou izolací (výprodejní porcelánové).

vodní ladici kondensátor zaujme opačné postavení na kostře, t. j. vlevo, máme-li kostru před sebou, a bude působit jako kondensátor zpětné vazby. K ladicímu kondensátoru, upevněnému na horní straně kostry, zavedeme šňůrkový ladicí převod, a současně vyrobíme převod pro stupnice podle náčrtku.

Původní cívková souprava se nehodí, protože je určena jen pro střední vlny, a má induktivní řízení zpětné vazby otočnou cívčekou, nevhodné pro vlny krátké. Vyrobíme si proto cívky podle obrázku, při čemž krátké vlny jsou na pertinaxové trubičce nebo keramickém formeru prům. 15 mm, počty závitů, drát a celková úprava ve výkresu, a cívka pro střední vlny na voj. hrnečkovém železovém jádru téhož druhu, jaké jsme doporučili pro výrobu odladovače v předchozím čísle, rozložení vinutí a všecky údaje rovněž ve výkresu. Vzácný výkres kabelik získáme tentokrát poměrně snadno odvinutím původní ladicí cívky soupravy. Tlumivka L7 je málo kritická, postačí jakákoli dlouhovlnná cívka, krížově nebo dovoce vinutá, umístění a úprava celkem libovolná. Útelnou úpravu cívek ukazuje snímek a výkres: všecky jsou sdruženy na pertinaxové destičce s několika očky, na něž přímo vyvedeme

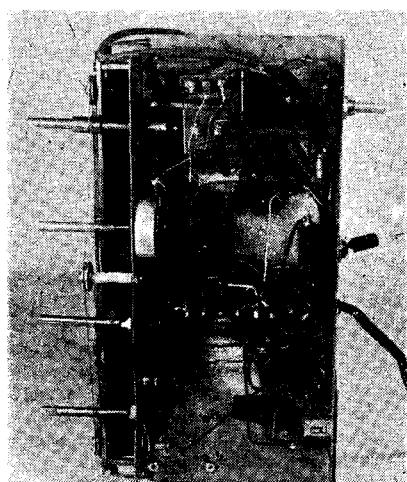


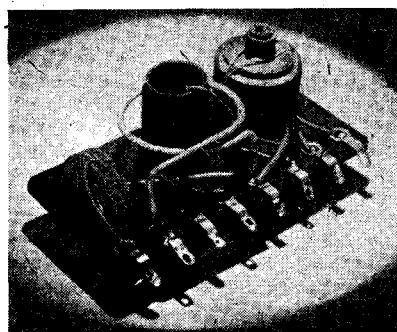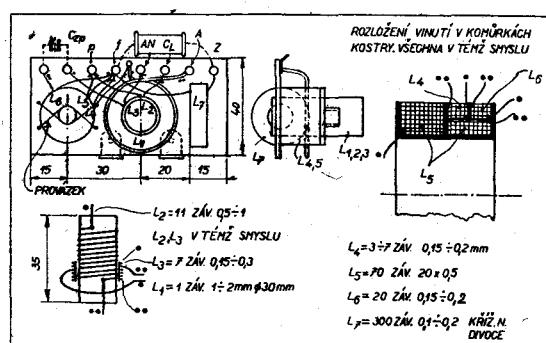jemné drátky, a od nichž snadno spojujeme dále. Vinutí L4: 3 závity dávají o něco menší citlivost, ale dobrou selektivnost na stř. vlnách; 7 závitů opačně vyhoví i s náhražkovou antenou, ale pro venkovní bývá nutný odladovač místního vysílače (návod viz č. 4, str. 84).



Abychom získali místo pro jmennou polodnínu stupnici, vyřízneme dolní žebro otvoru pro reproduktor ve skřínce, a připravíme si přiměřeně velkou skleněnou tabulku pro stupnici. Prkénko s látkovým potahem, které nese reproduktor, opatříme na okrajích látkovými podložkami, vykrojenými souhlasně s obrysem otvoru pro reproduktor ve skříně, tak aby přišlo asi o 10 mm za původní polohu, a zbylo místo na stupnici a ukazatel. Pro usnadnění práce spojíme desku reproduktoru s kostřou přijímače plechovými nebo dřevěnými úhelníčky na okrajích; musí mít sklon, neboť i skřinka má čelnou plochu skloněnu, a spojení pokud lze měkké, aby nevznikala příliš silná mikrofonie. To je totiž slabina přístroje, zdůrazněná jak značným nf ziskem, tak bakelitovou skřínkou. Omezíme ji právě tím, že spojení desky reproduktoru s kostřou bude měkké, a uložení kostry na liště ve skřínce změkčíme podložením gumovými pásky. V našem přístroji zavírávají mikrofonii ladicí obvod, zejména kondensátor, což potvrzovalo pozorování, že nejcitlivější v tomto ohledu byl rozsah krátkých vln při ustanovené zpětné vazbě. Mikrofonie se však dostavovala jenom při nadbytečné hlasitosti, a malé pootočení regulátorem hlasitosti zpět ji bez zbytku odstranilo. V případech, zvláště tvrdosíjných stojí za zkouš-

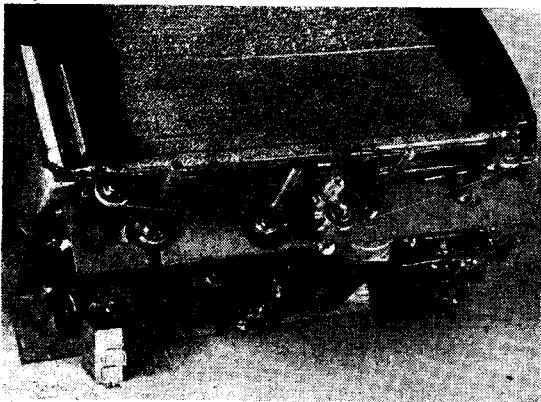Výkres a snímek cívkové soupravy pro dva rozsahy. V pravé části výkresu je způsob umístění jednotlivých vinutí rozsahu středních vln do kostry železové cívky. Vinutí jednotlivých cívek jsou v téměř smyslu, pro správnou činnost je nutno dodržet způsob zapojení, vyznačený jednou a dvěma tečkami ve schématu a ve výkresu.



ku uložit měkce i objímkou ECH21, což je také poměrně snadné.


Popišme v krátkosti mechanismus stupnice. Výzevem dolního žebra získáme otvor  $210 \times 47$  mm pro stupnici. Obvyklý převodový mechanismus nebylo snadné použít, protože především posun ručky o 170 mm vyžadoval by průměr bubínku 110 mm, který by se do přístroje nevešel, a vedení kabliku by vyšlo složitě, neboť kondensátor musí být za deskou reproduktoru, kdežto stupnice je před ní v téze výši jako kondensátor. Proto došlo na úpravu, vyznačenou v náčtu a na snímcích. Ladicí kondensátor má bubínek poměrně malý, 65 mm v průměru, a nahání jej šňůrka s hřidelíkem prům. 6 mm. Hřidelík je uložen v dlouhém ložisku, zanýtovaném do přední stěny korýtkové kostry. Z průměru průměru plyne, že na půl otáčky bubínku 65 mm připadne  $65 : 6 = 11$  půl-otáček hřidelíku, t. j. 5,5 otáček. Žádáme-li délku stupnice 170 mm, musí šňůrka za 5,5 otáček postoupit o 170 mm, t. j. za jednu otáčku ladícího hřidelíku o  $170 : 5,5 = 31$  mm. Musí se tedy šňůrka, která pohání ukazatel stupnice, navijet na takový průměr, aby jeho obvod dal 31 mm, t. j.  $31 : \pi = 31 : 3,14 = 10$  mm. Proto má ladící hřidelík zesílené místo (naraženou trubičku) o průměru 10 mm, na něž se navíji šňůrka ukazatele. Udaný výpočet není zcela přesný, protože jsme nedbalí tloušťky šňůrky, o niž se zvětšuje průměr hřidelíku. Rozdíl však není veliký.

Úpravu stupnice ukazují snímky a náčrtek, a v podrobnostech si ji konstrukteři upraví podle libosti. Při uvádění do chodu zkонтrolujeme a podle potřeby opravíme vlnové rozsahy (s udanými počty závitů na cívkách a s kondensátorem Iron 500 pF byly 20 až 5,5 Mc, a 1,6 až 0,52 Mc), nastavíme správně ukazatel. Přístroj pozorně ocejchujeme přijímače vysílačů, jejichž kmitočty známe, na krátkých vlnách aspoň vyhledáním rozhlasových pásem. Značky kreslíme na papír, položený pod ukazatel na místo stupnice.

Potom nakreslíme konečný vzhled stupnice na pasovací papír, položený kopirovacím (karbonovým) papírem vrstvou k papíru, na který kreslíme. Na jeho rubu dostaneme tím zrcadlový obraz stupnice i napsaných jmen, která vykreslíme

úprava převodu stupnice a způsob její montáže na kostru a reproduktorovou desku. Běžec klouzá po kovovém pásku asi  $2 \times 10$  mm, na jehož koncích jsou kladky. Šňůrku stupnice pohání zesílená část ladícího hřidelíku. Místo pro skleněný štítek stupnice a ukazatel získáme oddálením reproduktorové desky podložkami (výkres, vpravo).

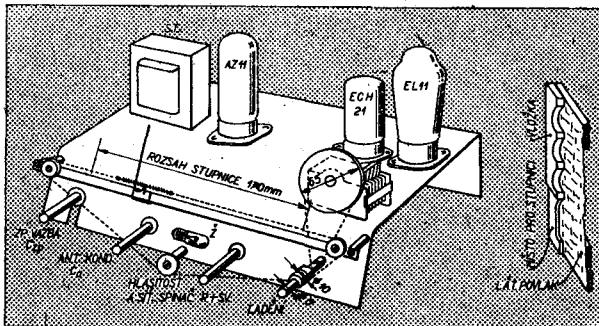Snímek vpravo dole: sestavený přijímač, vyňatý ze skříně. Spojení desky s kostrou tak volně, aby nebyla podporována mikrofonie.



úhledně a pečlivě. Skleněnou destičku, kterou jsme si dali u sklenáře přiříznout na vhodný rozměr, natřeme na straně, kterou budeme popisovat, růžkým a teplým roztokem klíhu nebo želatinu. Sklo předtím omýjeme mydlem a horkou vodou, a klíhový roztok uděláme tak řídký, aby v průhledu nebyl po zaschnutí ani patrný. Tím získáme vrstvu, na niž lze snadno psát.

Protože však chceme popisovat sklo ze zadu, tak aby v předu zůstalo čisté, a nápis byly chráněny před setřením, použijeme právě zmíněného zrcadlového obrazu, získaného podloženým kopirovacím papírem. Výkres položíme na několik vrstev novin, abychom získali měkkou podložku, a to zrcadlovým, t. j. nečitelným obrázkem nahoru. Na to položíme sklo, a zajistíme je proti posunutí ze správné polohy lehkým přilepením papíru. Pak si připravíme tuš a jemně (dámské) pero, a pozorně překreslujeme podle obrázku na papíře jména na stupnici. Nápis udělejme černé, stejně i značky, kde vlastně stanice hrají, které jsme získali při cejchování přístroje. Tuš se na připraveném povrchu skla neroztéká, a dobré zasycha. Nakonec vytáhneme barevnou tuš rámečky ev. vhodné ozdoby stupnice, a můžeme-li, zakreslím také megacyklové stupnice rozsahů, které nejsnáze získáme na písámkách z pomocného vysílače.

Při cejchování používejme té polohy kondenzátoru zpětné vazby a antenového, při jaké běžně pracujeme na příslušném rozsahu. Na počátku krátkých vln mají totiž oba citelný vliv na ladění, čemuž není možno zabránit. Tak získáme stupnice jakž takž přesné, i když u prostého přímo zesílujícího přístroje nelze počítat s velkou spolehlivostí. — Popsanou stupnicu můžeme chránit ze zadu postříkem průhledným lakem (zaponem). Chybou opravíme pozorným vyškrabáním za sucha, protože setřením za vlhka bychom po-


níčili větší rozlohu klihového povrchu. Získaná stupnice je co do vzhledu silně závislá na péči a dovednosti; co však chybí vzhledu, to vyváží dokonalejší souhlas.

Stupnice je podložena látkou, kterou je potaženo prkénko s reproduktorem. To sice poněkud snižuje čitelnost na dálku, ale ne o tolik, aby stálo za to něco měnit. Osvetlení, nebo spíše indikace zapojitého stavu přístroje zastane trpasličí žárovka ž, upvenčná v blízkosti střední vodící kladky (náčrt).

Na čelní straně přístroje jsou jen čtyři knoflíky: popsané na náčrtku. Vlnový přepínač a tónová clona jsou vzadu. Tato újma není přílišná, neboť tyto orgány ovládáme méně často, a malá skříňka dovoluje snadné jejich dosazení. Zadní stěna, přepínání sítového napěti a přívody anteny i uzemní zůstávají stejně. Gramofonovou připojku jsme nedělali; kdyby byla žádoucí, připojili bychom přenosku přes kondenzátor 10 nF na horní konec regulátoru hlasitosti a kostru. Krystalové přenosce bychom dali do živého přívodu odporu asi 1 MΩ, aby nebyly zeskleny basy. U magnetické nutno se s tím smířit.

Naši čtenáři čtli v těchto dobách několik návodů na přijímače tohoto druhu. Je snad vhodné znovu připomenout, že dojde nás zesklení před koncovým stupněm přidává přijímači na citlivost. S běžnou dvoulampovkou nebylo na př. možné přijímat ve dne jiné stanice než místní, aspoň ne v našich přijmových poměrech. Jak batérie, tak tento přijímač však dovolovaly příjem německé i ruské stanice na středních vlnách v nadbytečné síle i za poledne (březí), a i s náhražkovou antenou, kdy ovšem poruchy vadily více než při anteně venkovní. Příjem na krátkých vlnách byl neobyčejně bohatý, když obsluhující ovládl manipulaci s antenovým kondenzátorem, který dovoluje mimořádně zvětšit selektivnost tam, kde se těsně blízké a silné ky stanice vzájemně ruší. Také regulátor hlasitosti tu má závažnou úlohu: u běžné dvoulampovky, když využíváme zpětné vazby k získání větší selektivnosti, je hlasitost nesnesitelně velká. Zde můžeme vazbu utáhnout do nejvhodnějšího stavu, a hlasitost upravit regulátorem.

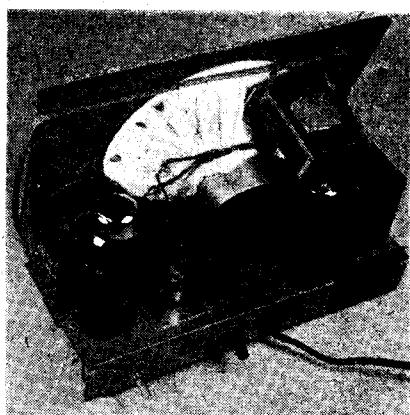Neradi mluvíme příliš nadšeně, a čtenáři právem podezírají z neupřímnosti příliš nadsazenou chválu přístroje, který je jim doporučován. Zde však smíme uvést, že nás výrobek skutečně může nahradit superhet skromnějšího posluchače, a že 30 vysílačů, které jsme vepsali na stupnici, je minimem, které spolehlivě zachytíme za soumraku a zejména v noci.



# KUŽELOVÉ LOŽISKO

## k uložení hřidelů u přesných přístrojů

Pro přesné přístroje, na př. otočné kondensátory nebo potenciometry pro měřicí účely, potřebujeme přesné ložisko, bez výle a se stálým nastavením. Jednoduchým řešením je t. zv. kuželové ložisko. Kuželová plocha má především tu výhodu, že ji snadno vyrobíme na soustruhu a zabrousíme ručně, bez složitých strojů; poskytuje spolehlivé uložení při rozdílech poměrně malých. Na snímku je ložisko a jeho součásti pro přesný potenciometr: podobná ložiska, leckdy s kuličkovým věncem, nacházíme u některých otocných kondensátorů atd.

Ložisko se skládá z válcové části (obraz I), která vede hřidel, a z části kuželové, která poskytuje přesné uložení. Úprava má být taková, aby při působení příčních sil na př. od knoflíku bylo vyhýlení pokud lze ztištěno. Tak tomu je při úpravě I, kde si můžeme představit, že hřidel se může natáčet v mírně volné válcové části asi kolem bodu d. I malé vychýlení z osy vyžaduje, aby se hřidel posunul směrem své osy doprava, a tím překonal síly, vyznačené šípkami, které stlačují kuželové plochy ložiska. Při úpravě II tomu tak není. Otáčení kolem středu válcové části ložiska je poměrně snadné, protože při malých pohybech lze si kuželovou plochu představit jako tečnou plochu koule se středem v bodu d. I malé vychýlení z osy dovoluje prakticky bez osového posunu.

Sklon kužele určuje vlastnosti ložiska. Kužel ploch dává určitou polohu osovou (opotřebení způsobuje malý posun směrem osy), poměrně malé tření, ale také malý posun směrem osy proti sile, stlačující plochy ložiska, když hřidel vychýluje, a tím i menší útinek sfidelič. Ostrý kužel má vlastnosti opačné. Výhodně sloužení dobrých vlastností dává vrcholový úhel kužela 120°.

Úcelný postup výroby ložiska na soustruhu nevelké přesnosti, ověřený praxí a několika neúspěchů, popiseme dříti podrobne, aby jej pochopili i ti, kdo nejsou specialisté v jemné mechanice: Hřidelik 1. s kuželem 2. vysoustružíme buď z jednoho kusu, nebo použijeme sfidlitě oceli (nebo jiného hladce taženého nebo opracovaného materiálu) o průměru 6,00 mm, na něj za tepla natáhneme mosazný kroužek vhodných rozměrů, vyvrtaný otvorem asi o 0,1 mm menším, a zajistíme nýtkem 2 mm v průměru (8.). Poté opracujeme velmi čistě kuželovou plochu i ostatní, a


úhledně sražíme brity. Podobně vlastní ložisko vytvoříme buď z jednoho kusu (hliníkový odlitek do otevřené formy), nebo jej sestavíme z podložky 4. a naražené části 3 z plné mozaiky. Otvor v 4. opatříme kuželovým rozšířením a., válcovou část osadíme tak, aby šla do otvoru hodně ztuhá, a pak ji tam namačkeme pod lisem, nebo v rovnoběžném svéraku, přičemž pomocná podložka p. dovoluje úplné zamáčknutí. Plocha, určená k roznytování, je na soustruhu utvářena podle detailu b., aby se snadno nýtovala. Učiníme to na pevné a rovné podložce lehkými údery kladiva, aby deformaci netušila porušena souostrost podložky a části 3.

Pak upneme do universálky válcovou část 3., osoustružíme přístupné plochy 3. a 4., pozorně vyznačíme vrtání pro hřidelek navrtávákem. Provrtáme i ozvolně vrtátkem 4 mm a poté 5,8 mm. Nakonec upravíme na přesný průměr výstřužníkem 6 mm, a zkuseme, zda hřidelik volně ale bez přílišné výle prochází.

Poté si připravíme trn, na který by bylo lze zatím hotovou část těsně narázit a po upnutu trnu do soustruhu opracujeme zbylé plochy 3. a 4., a vnitřní plochu kuželovou, při též mezičítm nezměněném nastavení otočné části křížového suportu. Trn k opracování musíme velmi pozorně vysoustružit, aby vytvořil narážené spojení, ale nepoškodil otvor. Hodí se na něj kousek duralové tyčky 10 až 15 mm sily, aby po stočení na 6 mm zbyla čelná rovná plocha, která pomáhá dosažení souose polohy opracovávané části. Poměrně měkký materiál trnu nesmí ovšem při lišti namáhat, musíme proto soustružit pomalu a s jemnými třískami. Všecky plochy opracujeme dokonale hladce a nesmí již házet. Brity úhledně sražíme. Zejména kuželovou plochu osoustružíme do zrcadlového lesku vhodně upraveným nožem, abychom nemuseli dlouho zabrušovat. Při správné práci není zapotřebí použít na vnější plochy brusného papíru. Kuželová plocha musí jít od středu až k okrajům: světlé odrazy prozradí každou nerovnost; lupa, kterou se díváme na kužel při pomalem otáčení soustruhu ukáže nesouosost, obojo hned odstraňme.

Poté můžeme trn pozorně vyrazit a zkoušit, jak hřidelik s kuželem zapadne do ložiska. Při mírném tlaku nesmí se vklpat, opak svědčí o tom, že kuželové plochy nejsou souose, a musíme vyhledat, která to je, a opravit ji. Pak stačí krátké zabroušení nejjemnějším smirkem nebo kreulem, rozetřeným v pastu s kapkou oleje, aby kuželové plochy dostaly v celé rozloze a na obou částech sametový lesk na doklade, že na sebe cele delší. Nebrusme na vrtáčce při velkých otáčkách, nýbrž na soustruhu při volném chodu, a za stálého zvedání a přitlačování ploch, nakonec jen ručním kůvavým pohybem. Dbejme, aby se brusná pasta (prášek a olej) nedostaly do válcové části, kterou by zbytěně vydřely. Po dokončeném zabroušení odstraníme brusný prášek vymýtím v nadbytku petroleje, benzingu nebo trichloroethylenu, následně plochy jemně namážeme vaselinou.


Stlačování ploch k sobě získáme nejlíp pružicí podložkou 5. Vysoustružíme si železnou kovadlinku s kulovou plochou vypuklou, podobnou vnitřku žádaného tvaru. Podložku, vystříženou z polotvrde mozaiky 0,2 až 0,3 mm, na kovadlince vyklepeme do žádaného tvaru. Dří se to snadno, a tvar je úhledný. Obroušením na též železné formě odstraníme nepravidelnosti vyklepání, pak proražíme přesně uprostřed otvor 4,2 mm a prostříhne výrez pro vsazení na krček hřideliku. Jeho polohu si pozorně odměříme při sestavení ložiska, a upnutím za dolní konec na výkresu krček vytočíme asi do hloubky

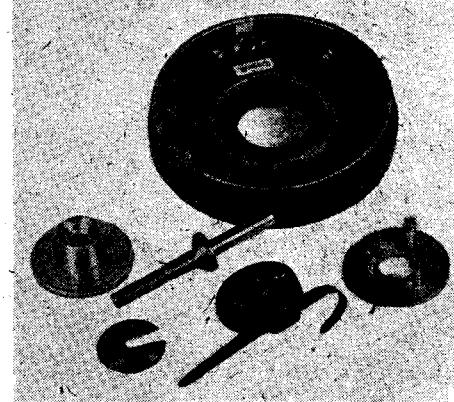

Součásti kuželového ložiska, kterým byl doplněn neúplný výprodejní potenciometr pro měřicí účely. Vlevo dole pérující podložka, vytípaná z pružného plechu a proštířená; síla 0,3 mm bohatě postačí.

1 mm, s plochou pro okraj otvoru podložky rovinou, aby tu nevzhíkalo přílišné tření. Aby pak podložka při otáčení nevyjížděla z hřidele, zatočíme do dolní plochy 4. kruhovou drážku, do které zapadne miskovité zvednutý okraj podložky 5.

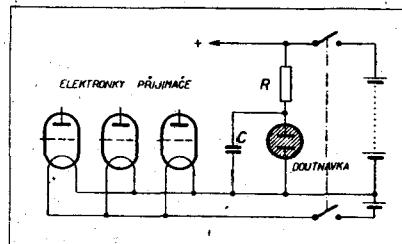Zbývá opatřit ložisko součástmi pro upevnění. V daném případě je to podložka 6, která jde volně na část 3. a je přitahována k 4. třemi šrouby M 3 (7.). Mezi 4. a 6. je sevřena deska potenciometru, a zátočky v ní zajišťují souosé upevnění. Tím je ložisko hotovo.




Vybití drahých baterií opomenutým vypnutím přístroje můžeme skoro vyloučit použitím bližejší návěsti s doutnavkou, ježíž odber z baterie je zanedbatelný. — Použití vyžaduje dvoupólový spinač, aby se obvod nemohl uzavřít přes vlákná nebo žhavicí baterii.

### Návěst pro bateriové přijímače

*Wireless World* přináší v únorovém čísle návrh, jak upozornit majitele bateriového přijímače, že je přístroj v činnosti. Osvětlení stupnice je k tomu účelu nevhodné, protože osvětlovací žárovíčka potřebuje víc energie než vláknové novodobé elektronky. U přijímačů s anodovým napětím přes 100 V lze však použít známého zapojení doutnavky k výrobě pomalých elektrických rázů, které záblesky v doutnavce varují, že přijímač je v chodu, a přitom podstatně nezvětšují zatížení anodové baterie.

Zapojení je zřejmé ze schématu. Pro bližákto se hodí malá doutnavka s nepatrným proudem a pokud lze malým zapojením napětím. Je-li odpor  $R = 1,5 \text{ M}\Omega$  a kondenzátor  $C = 1 \mu\text{F}$ , následují záblesky za sebou až po 1,5 vteř. Zarizení působí jen, je-li C prvotřídní jakosti, bez svodu.

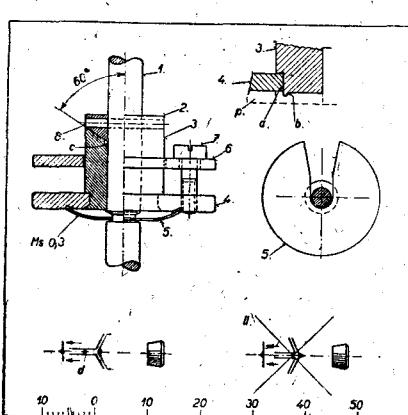Bohužel, ani tímto způsobem není rozrešena otázka, jak chránit před vybitím anodovou baterii s napětím pod 100 V. u nás hojně používanou.



# MANDOLINA, KYTARA, CITERA, HARFA



kompozičním nástrojem. Je dnes na příklad již málo známo, že Schubert zpíval skoro všechny zkombinované písni svým přátelům s průvodem kytary, a že bývala pravidelně prvním nástrojem, který ráno svými prsty rozehrál, nebo že jí neobyčejně miloval a své skladby při ní zpíval Weber, a že dokonce sám Paganini zanechal na celá tři léta veřejné hry na housle, jen aby se mohl věnovat intensivnímu studiu hry na kytaru.

Dvě země zůstaly dodnes věrný kytarě jako uměleckému nástroji, a to Italie a

Virtuos světové proslulosti, Andrés Segovia, se svým nástrojem, kterým prokázal jeho vynikající možnosti a použitelnost i pro nejvyšší hudební formy.

zvláště Španělsko. Používá-li se v Italií kytary především ve spojení s mandolinou, je s představou španělské kultury kytara spojena skoro nerozlučně. Nebyla tam nadarmo nazvána „nástrojem královským“. Ve Španělsku žili nejvíce její mistři. Jednoho z nich, genialního Andrése Segovia zná dobré i přítomnost, a Praha se mohla několikrát podivovat nejen jeho jedinečnému umění, nýbrž i tém netušeným hudebním možnostem, které jsou ztajeny ve zdánlivě prostém nástroji o šesti strunách. Psali jsme o tom v našem časopise již před třemi lety. (Viz „Radioamatér“, ročník 1946, str. 157.) „Quitarra saracénica“, jak je pojmenována v jednom latinském traktátu z doby kolem roku 1300, prodělala ovšem ve svém tvaru od doby, kdy ji na Pyrenejský poloostrov přinesli Maurové, různé změny. V běžném svém typu připomíná resonančním tělesem tvar vyplňené osmy a její délka se pohybuje mezi 90–95 cm. Otvor v hofejší ozvučné desce bývá kruhový, spodní deska bývá někdy, nikoli vždycky mírně vyklenutá, luby nepříliš vysoké. Kytara má svoje ladění: E – A – d – g – h – e', při rozdílu nejvyšší struna je o jednu oktávu niže, než houslová struna e. Její amatérští hráči by neměli nikdy zapomínat, že notový zápis pro kytaru, psaný v houslovém klíči, musí znít o oktávu niže než je psán. Velkou výhodou kytary je t. zv. capotasto, čili v doslovém překladu hlavní pražec, zvláště zařízení, kterým je naráz možno všechny struny zkrátit o půl tónu a tím nástroj přeladit, anž je k tomu potřeba používat klíč na lajdici hlavicí. Při rozšíření kytary nemusíme snad poznámenávat, že vedle jejího základního tvaru se vyskytuje velký počet různých jejich odvozenin, někdy diktovaných zvukovými důvody a jindy jenom touhou po nápadné mědnosti. Milovníci hudby si nakonec snad vyberou ten typ, který dobře zní.

Mandolinu snad nemusíme dlouze popisovat. Připomíná poněkud housle, ale je tvarem vydatější, neboť její resonanční těleso se podobá svým spodkem překrojené hrušce. Hořejší víko bývá ze smrku a vypouklé dno z javorových nebo palisandrových pruhů. Ozvučný otvor bývá posunut k hořejší části nástroje a plocha k němu přiléhající, nad kterou hráč rozechívá struny trsátkem, bývá kryta slabým dřevěným štítkem, aby se nepoškodila. Strun je osm a mají ladění houslí, to jest sestupně e, a, d, g; jsou vesměs kovové a jsou kladený vede sebe vždy ve dvojici; tím se dosahujete nepřetržitého zvuku. Tomuto druhu se říká podle místa jeho největšího rozšíření neapolský. Jsou ovšem i mandoliny jinak konstruované a laděné. Milánská mandolina je na př. protáhlější, má pět nebo šest strun, které často jsou kladený jednotlivě, nikoli dvojitě, a také ladění bývá jiné, zhusta podle kytary. Hrává se na ni také bez plektra ze želzoviny, pouze drnkáním. Když jsme se již zmínilí, že mandolinu včlenil do svého orchestru v „Don Juanu“ Mozart, tak ještě připojíme, že na ní nezapomněl ani Beethoven, který pro tento kdysi tak oblíbený nástroj napsal pět menších skladeb s průvodem klavíru. Počátek jedné z nich zaznamenává připojenou reprodukci. Sonáty pro mandolinu s průvodem jiných nástrojů byly ostatně v osmnáctém století velmi oblíbeny.

Kytara byla na vrcholu své slávy před více než sto lety, kdy byla i oblíbený

„Škola českého citeristy“. Jejím autorem s Karlem Vetterem nebo se svým bratrem Františkem byl Karel Cibula, soukromým povoláním inženýr a magistrální úředník, který pro tento nástroj upravil, a napsal několik set dobrých skladeb. V letech 1880–1910, kdy u nás citera byla v největší slávě, byly produkce citeristů aplaudovanými čísly na nejrůznějších spolkových zábavách. Vedle šedovlasých pánských probírajících hbitě struny tétoho instrumentu, sedávala v těchto početných orchestrech i koncertující děvčátko ve svátečních šatech, a přítomní rodiče bývali při těchto skoro rodinných koncertech na svou hudebně nadané děti nemálo pyšní.

Dobrá hra na citeru není totiž snadná a podcerňovat kvality tohoto nástroje, upadajícího dnes v zapomenutí, by bylo hříchem proti duchu poctivého muzikantví. Vždyt velkým cílem citery a jejího kvalitu byl sám mistr klavír a barevné orchestraje Franz Liszt, a Německo stejně jako Čechy mělo kdysi i úctyhodnou organizaci, která pečovala o vydávání notové literatury pro tento nástroj a o jeho pěstování v hudebních kroužcích a spolcích.

Citera v nové podobě vznikla v Tyrolích, pravděpodobně pod vlivem středověkého psalteria, a rozšířila se nejprve v alpských zemích a později i v krajích odlehlejších. Je to plochá ozvučná skříň přibližně půl metru dlouhá a čtvrt metru široká, a bývá potažena nestejným počtem strun podle různých typů. Nad vlastním hmatníkem, rozdeleným půltónovými pražci, čímž je usnadněna čistota hry, je napojeno pět strun, na které se hraje hmatem. Tyto struny mají za základ ladění komorní, a jsou seřadeny v pořadí a – a – d – g – c, tedy po dvojím základním tónu nejprve kvinta dolů, potom kvarta nahoru a opět kvinta dolů. Tomuto ladění se říká „bavorské“ a je pro hru daleko pohodlnější než „vídeňské“, kde za sebou následují a – d – g – g – c čili nejprve sestupující kvinta, potom stoupající kvarta a konečně zase sestupná kvinta. Při vídeňském ladění se ovšem pohodlněji hraje tercie na druhé a třetí struně.

Vedle pěti strun určených pro prstokläd a laděných kolišky jako u houslí je nad vedení plochou resonanční skříň s ozvučným otvorem volně napojeno dalších 27 až 37 strun, takže celkový počet strun na citeru kolísá od 32 až do 42. Basové struny klesají po kvintových a kvartových skočích dolů a obsahují třikrát kvintový kruh, počínající tónem f na houslové d struně. Struny na hmatníku jsou obyčejně ocelové, pět nejvyšších do-

## SONATINE (Pour mandoline et piano.)

Dédic à Mlle Clary. L. van Beethoven.

*Allegro.*

provodních strun bývá střevových a zbyvající jsou z hedvábí, ovinutého stříbrným drátem. I na citeru se hraje plektrem, ale tři volné prsty obstarávají doprovod, takže při virtuosním ovládání nástroje je možno dosáhnout nejen akordické plnosti, nýbrž i překvapivých efektů. Proto také jak virtuosní hra sоловá, tak hra v duezech nebo v celých souborech se těšíla takové oblibě.

Také citera měla a dosud má různé odůry. Dost rozšířená bývala t. zv. basová čili elegická citera a obilbena bývala i smyčcová citera srdcovitého tvaru, která byla potažena nikoli pěti, nýbrž jen čtyřmi strunami jako housle, ovšem v obráceném pořadí. Na tyto struny se mohlo podle potřeby buď hrát smyčcem, nebo na ně drnkat prsty. Tyto smyčcové citery bývaly konstruovány v různých velikostech a laděních a podobaly se někdy viole d'amour.

Na rozehném ústupu z hudebního života je i harfa. Je totiž pro dnešní sociální poměry příliš vznosným a nákladným nástrojem. Také okolnost, že svým typem se blíží klavíru, nezbytně vede k tomu, že z našich domovů stále více mizí a zůstává jen vzácnou výjimkou našeho domácího muzicirování. Odhadlá-li se dnes někdo vydat těžce uspořené peníze za nákladný instrument, bude to pravdělně nikoli harfa, nýbrž klavír, poskytující jak profesionálnímu hudebníkovi, tak prostému milovníku hudby daleko větší možnosti. A přece v harfě máme jeden z nejstarších hudebních nástrojů vůbec. Byla nalezena v egyptských hrobech, její zobrazení v řeckých Thébách pochází z 13. století před Kristem, znali ji Římané, ale byla také prastarým instrumentem nordické rasy, jež obývala Wales, Irsko a Skotsko. Mezi obyvatelů Irské byla tak populární, že filosof a operní skladatel Vincenzo Galilei roku 1589 dovozoval, že do Italie se harfa dostala z Irské, a že soudobých vyobrazení tehdejších orchestů, ve kterých býval vždy celý soubor harfeníků, vidíme, že svým tvarem a strunným potahem tyto harfy se skutečně řídí římskými vzory. V Irsku je ostatně harfa národním symbolem dodnes. Na praporu britského Commonwealthu bylo Irsko představováno vyobrazením harfy, a v jizním Irsku mají celni úředníci, výtajci církevní, tento odznak starého národního muzicirování dodnes na svých čepicích.

Obliba harfy se ovšem rozšířila po celé Velké Británii a vyvrcholila v druhé půli devatenáctého století. Tehdy skoro každá zámožnější rodina měla svou harfu a bylo skoro společenskou samozřejmostí anglického domu, že jeho pán hrál buď na flétnu nebo na nějaký jiný nástroj a byl doprovázen na harfu svou ženou nebo dcerou. Souviselo to se zdokonalením tohoto strunného nástroje a tím i se značným rozšířením jeho hudebních možností.

Z trsacích nástrojů je harfa svými rozdíly největší. Až do počátku 18. století harfa nemohla přecházet při nepřerušované hře ze stupnice do stupnice čili — jak se po muzikantsku říká — nemohla modulovat. Proto její irský typ měval 43 strun, které byly laděny chromaticky, tedy jako náš klavír, kdežto harfa, používaná ve většině evropských zemí, čítala obvykle 24 strun, laděných diatonicky,

Královský nástroj, harfa, je ve své technicky vyspělé úpravě významnou součástí symfonického orchestru.

tedy v pevně ustálené stupnici. Proto se postupem doby struny rozmnožovaly, ale tím nástroj se stával méně pohodlný. Konstrukteři si nakonec vymohli t. zv. harfou hákovou, t. j. umístili na krk nástroje háčky, jejichž otočením bylo možno během hry harfu přeladit a tím dospat k žádoucímu mezitonu. I to bylo pro hráče praktické. Kolem roku 1720 se v Bávorském objevuje první harfa pedálová, na které je možno sesílápnutím pedálu jedním rázem změnit vždy jeden stejnoumenný tón ve všech oktávách. Pro techniku hry je to důležité, neboť hráč používá obou rukou ke hře a není vyřešován přelaďováním. Kolem roku 1810 zkonztruoval Sébastien Erard, proslulý výrobce klavírů ve Francii, sedmipedálovou harfu s dvojitým zářezem čili „à double mouvement“ podle tehdejší terminologie. Těmito sedmi pedály bylo možno rázem přelaďovat všechny základní sedm tónů na harfě, a to buď o půltón nebo o celý tón. Základní ladění harfy je Ces-dur. Jedním pedálem je možno tedy všechna ces změnit buď na c nebo na cis a pod. Ježto se tu naskytla 21 kombinací možnost, je od té doby možno hrát na harfě všechny stupnice a kromě toho při zachování určité stupnice brát i efektní glissanda v tempu a čistotě na jiných nástrojích neproveditelném. Úspěch Erardova vynálezu byl neobyčejný, neboť Erard svých nových harf prodal během jediného roku za 25 000 liber šterlinků, což na tehdejší dobu byla částka skoro pohádková. Chromatická irská harfa však ani potom nevymizela. Byla opatřena dvojitým potahem strun a na sklonku minulého století se opět objevila ve francouzských koncertních sínsích vedle harfy diatonické, majíc vedle některých předností ovšem i nedostatky. Z nich nejvážnější snad je nemožnost hrát tak snadno glissandové a běžné akordické pasáže prostým tahem ruky.

Cechové měli tento krásný nástroj vždy v oblibě. Čeští harfeníci i harfenice byli známi nejen ve své vlasti, ale i v daleké cizině. Tvůrcem nejlepších koncertů pro harfu byl český skladatel Jan Křtitel Krumpholz, a kdo je jen poněkud obeznamen s dílem Aloise Jiráska, ví o populárním harfeniku Hajzlerovi, pro kterého sám Mozart při své návštěvě Prahy napsal tema pro varia. Smetana otevřel svoje vyprávění o Vyšehradě v „Mé vlasti“ dvěma harfami, používaje úmyslně nástroje starého nejen svým vznikem a tedy pravidle na počátku dávnověké báje znějícího, ale i zdomácnělého v českém povědomí. Skladatelé devatenáctého i dvacátého století na harfu opravdu nezapomněli, napak doba romantiků a později impresionistů má tento nástroj ve zjevné lásce.

I když tedy harfa ustoupila ze soukromého hudebního života, na koncertním podiu je její život pravděpodobně nadlouho zajištěn. Dokonce se vynořila i zájmavá idea, aby technikové zkonztruovali t. zv. polyharfu, která by byla jakýmsi protějškem varhan. Na zvláštním resonančním podiu měla být postaveno sedm velkých harf, které by vzájemně souvisely jakýmsi ozvučnými přechody a staly se




neodmyslitelnou složkou předchozího orchestru. V anglosaských zemích, kde tento návrh byl učiněn a význam probírána technickými odborníky a hudebními vědci, je zastáván názor, že vývoj harfy není zdaleka hudebně ukončen a že její zvukové možnosti budou v plné kráse teprve objeveny.

Václav Fišala

## O jankovité harfě
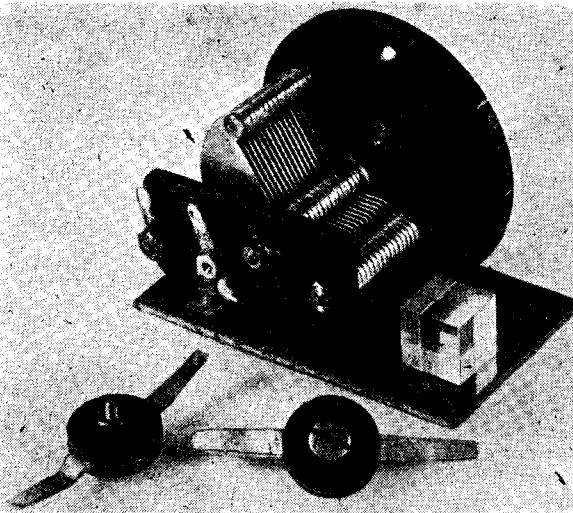
### a hráčském umění

*Virtuos na harfu, Bedřich Dobrodienský, dlouholetý člen České filharmonie, zaznamenal před osmi lety ročku historiku z koncertní síně. Měli ve filharmonickém orchestru po dlouhá léta využíván harfu, t. zv. druhou, které se říkalo „jankovitá“. Harfa prodělala již na prvním místě svého určení, totiž u vojenského eráru, různá bitevní tažení, nebyla také nejlepší konstrukce, a tak se stávalo — třeba v nejjemnějším pianissimu, — že se zaklesl nějaký pedál, bylo zle. Nás synfonič Jaroslav Rídka, který na ni dlouho ve filharmonii hrával, neprisel však nikdy do rozparků a právě v těchto kritických chvílích jeho ruce braly s brillantní virtuositou nejodvážnější pasáže, ovšem jenom ve vzdachu, aby z toho nebyl malý zvukový skandál. Ve svém vzdělém přebírání strun na harfě dosáhl Rídka takové přesvědčující virtuosity, že dovedl oklamat i zkušeného dirigenta, jako byl Oskar Nedbal. Ten jednou říkal v České filharmonii pohostinsky symfonickou básení Richarda Straussa „Don Juan“, kde jsou na jednom místě velmi těžké chromatické chody, při kterých se musí tak důkladně používat pedál, že by z toho jankovitá harfa byla docela zjankovatela. Rídka tedy zase markýroval, a po přehrání tohoto místa robustní Oskar Nedbal se svého dirigentského můstku k velkému gaudiu okolních hráčů volá uznale: „Bravo, Rídka, bravo!“ — Je to ovšem vysvětlitelné, neboť v hutně znějícím straussovském orchestru harfa může snadno zaniknout, a ostatně je také známo, že Richard Strauss psal pro tento nástroj do liniek svých partitur takový parti, který se zvukovou konstrukcí spíše přiblížuje klavíru než harfě, a proto při komplikovanějších harmonitech je dirigent snadno pohřesí.*



### Amatérská mechanika

V pečlivě zabalém a jednoduchém „tajném“ zámku opatřeném krabičkou, kterou nám donesl listonoš před několika týdny, jsme objevili součástky, jejichž podobu zachovávají připojené obrázky. Při prohlídce jsme se marně pokoušeli uhnodnout, které značky je ten důkladný, přesně a vzhledně vypracovaný duál, kde asi bylo by lze koupit malý vzdutový diferenciál, a hlavně, která firma dodává otočný kondensátor o kapacitě zjevně několik set pF, jehož rozměry  $39 \times 23 \times 18$  mm připomínají říši Liliput, a jsou nesplnitelným snem konstruktérů malých přístrojků. Teprve z připojeného dopisu jsme zvěděli, že nejde o výrobky tovární, nýbrž amatérské. Jako ukázkou možnosti domácí práce, o nichž se tak často psí, že jsou omezené, skrovné a vůbec nepatrné proti továrním, poslal nám je čtenář a spolupracovník, Vladimír Pšenčík z Vizovic, od něhož čtil zájemci návod na přestavání piezoelektrických krystalů v loňském 9. čísle.


Nemáme, bohužel, místo ani prostředky k vystízení konstruktérského důvětu a vásníčné lásky k dokonalé práci, které jsou zjevné z přímé prohlídky zaslanych ukázků. Můžeme jen doufat, že obrázkům a slovům se podaří potvrdit věc, v níž dávno věříme: všechno zaujetí, důvětu a hlavně píle překoná všecka omezení materiální a nedostatek strojního vybavení. To je zásada, které by měli hojně využívat všechni čtenáři t. l. a vůbec všichni, kdo budují své svou prací, a to nejen pro svou zálibu, nýbrž i v práci pro druh.

Pan V. Pšenčík píše, že si dělá kondensátory nejen proto, aby ověřil své mechanické schopnosti, nýbrž i pro úsporu, a protože jich dnes ve venkovských obchodech není dostatek. Krom zmiňovaného námetu o líhni na krystaly Seignetteovy soli vypracoval také pantografový rytý stroj podle upraveného návodu v 2. č. roč. 1946, a ryje si s ním překrásné štítky s písmem od 1 mm výšky. O jiných svých pracích nám p. Pšenčík snad ještě napiše. Současně se mu zde omlouváváme, že jsme ukázky jeho prací tímto způsobem využili, anž jsme jej pro krátkost času požádali o dovolení.

Redaktor.
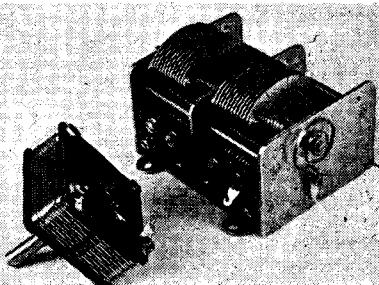
### Pískající zesilovač

(U zesilovače z č. 12/1947 se v několika případech, oznamených čtenáři, naskytly potíže s tím, že v určité poloze regulátoru hlasitosti začal koncový stupeň oscilovat neslyšitelně vysoko. Některí konstruktéři to rozehnali ze svitu indikační žárovky NŽ 3, jiní podle osciloskopu. Zjev je častý u přístrojů se silnou zpětnou vazbou přes dva stupně, a tazatem jsme zpravidla doporučovali prohlídku



obvodu zpětné vazby a úpravu jejich členů: odporů 12, 13 a kond. 6, ev. také čárkovánem zakresleného 50 pF v mřížkovém obvodu koncové V3. Aby nebyly poškozeny elektronky nebo jiné součásti možným rozkmitáním, je výčelně zařazen odpor asi 500  $\Omega/10^W$  mezi vlníkem usměrňovači el. a první elyt, čímž se zmenší anodové napětí asi na 180 V. Krom toho je důležité předem ověřit správné polohání zpětné vazby; při nesprávné polaritě zesilovač osculuje trvale, bez ohledu na postavení regulátoru. — Následující sdělení jedná o zkušenostech a výsledcích takové opravy.)

### Poradně „Elektronika“.

Promiňte, že teprve dnes zaslám výsledek opravy zesilovače z 12 č. RA 1947. Vaše pokyny příkladně, jak jste žádali.

Zkoušky jsem prováděl podle Vaší rady. Při spojení odporu 12 nakrátko však oscilace nevyhnula, právě naopak k vrcení se přidala ještě směsice hvizd. Přesto jsem však zůstal u přesvědčení, že vadu způsobuje zpětná vazba. Dále jsem se přesvědčil, že výstupní trafo je zapojeno správně, a proto jsem zkoušel měnit hodnoty kondensátorů C6 a 50pF od mřížky V3 k zemi. Zvětšování C6 nemělo vliv, zvětšování kondensátoru 50pF sice oscilace ustupovaly, úplně se však přístroj uklidnil teprve při 50 000 pF. Ponechal jsem zde kapacitu 500 pF, při níž zůstal přístroj klidný až asi do tří čtvrtin výtočení regulátoru hlasitosti, a pátral jsem po věci dále. Přičinu jsem našel brzy po tom, když při montáži jsem si všiml, že oscilace zesilují, přibližně jsem rukou k stíněnému kabliku, vedoucímu zpětnovazební napětí ze sek. výstup. trafa na dílně R12 a R13. Zjistil jsem, že vinou špatné kvality stíněného pleťiva pájka nebyla v plnula a uzemnění nebylo dokonalé. Půuzitím lepšeho kabliku a dokonalým uzením stínící síťky byl rázem přístroj vyléčen. Podobnou vadu jsem našel také ve vstupních obvodech, kde stejný kablik způsoboval hučení přístroje. Po výměně

přiblížně skutečná velikost miniaturního otočného kondensátoru s kapacitou 335 pF, počáteční 5 pF, a dvou pevných kondensátorů se slídovým dielektrikem o kapacitě 100 a 300 pF. Průhledná krychlička má 1 cm<sup>3</sup>.

### Z REDAKČNÍ POŠTY

byl přístroj zcela v pořádku a s jeho výkonem i přednesem jsem velmi spokojen.

Děkuji vám, že jste mi vyšli tak ochotně vstří a pomohli mi tím k opravě přístroje.

Jiří Etzler, Č. Třebová

### Napájení ze ss sítě

Redakci Elektronika v Praze.

V březnovém čísle v rubrice Z naší pošty žádáte na čtenářich, aby Vám sdělili svoje zkušenosti, jak síťový přijímač použít na stejnosměrnou síť 220 V.

Podobný případ se mi vyskytl, když jsem bydlil v Sušici, kde je ss síť. Tehdy v r. 1946 jsem koupil Liberátor s Philipsovým vibrátorem. Za krátký čas byl vibrátor upálen a po několika opravách jsem je myslil výradit. Pokoušel jsem se shánět rotační měnič, ale marně. Zkusil jsem tedy použít druhé půlky měniče, a vlastní vibrátor jsem zkusil nahradit WGI 2,4a. Kladívko jsem pořídil z Nife akumulátoru (2,6 V). Přijímač se skutečně dobře rozehrál, ale po několika hodinách chodu se kontakty spekly. Pak jsem se pokusil podle RA sestrojit napájecí přístroj k autoradiu, ten napojil na Liberátor a soupravu napájal z akumulátoru. Přijímač běžel, ale značná spotřeba proudu 5 A rychle vyčerpávala baterii.

Řešení, které se mi osvědčilo, bylo to, že jsem elektronky zhavil z autobaterie (6 V/45 Ah), anodový proud jsem odebral ze síť. Zdejší jsem prostě vyměnil usměrňovací lampu a na této objímce, kde odchází usměrňené napětí na 1. elyt, jsem připojil předem vyhledaný plus pól síť. Samozřejmě, že antena i země musely být blokovány kondensátory. Pro snadnou obsluhu jsem siřový vypínač (dvoupolový) zapojil tak, že mi současně zapínal žhavení i anodový proud. Baterie, třebaže byla již stará (3 roky) a pro provoz v autu se nehodila, vystačila svým nábojem na 18 hodin provozu. Horší problém bylo její nabíjení. To se dá u ss sítě snadno provést jednoduchým nabíjením, třeba přes vařič (660 W) nebo podobně, jehož přítom může být použito k původnímu jeho účelu.

Pokud se týká poslechu, byl velmi čistý, bez rušení, které zvláště u vibrátoru je neprijemné. To však vyvázilo nepohodl, spojené s nabíjením baterie. Zařízení fungovalo téměř dva roky a byl jsem s ním spokojen.

Je ovšem otázkou, dáli se tato úprava stereotypně provést i na přístrojích, které nejsou osazeny rádiou E. Vím, že toto řešení není nijak dokonalé, je to jen výpomoc z nouze; chybí zde třeba ochrana elyt. Kondensátory při náhodném přepětování v zásvuce, kontrola kapacity akumulátoru, aby nebyl příliš vybit a tím se vlákna nepodžávavala.

Nevím, do jaké míry jsem Vám mohl posloužit tímto námětem, ale věřím, že v některých případech se dá použít.

S přátelským pozdravem PhMr Jiří Novák.

### Hingův demodulátor

Několik čtenářů žádalo informace o Hingově demodulátoru, o němž byla zmínka v souvislosti se synchronizací na počátku loňského ročníku. Protože naši spolupracovníci neměli úspěch při hledání podrobnějších zpráv, prosíme ty, kdo by o tomto zapojení něco věděli, aby o tom podali redakci zprávu.

### Krystalový multivibrátor

Potřebovali bychom vyzkoušené zapojení, které bylo s to uvést do stabilních oscilací jak jednoduchý ladící obvod z cívky a kondensátorem, tak resonanční obvod, tvořený křemenovým výbrusem. Vítám by také byl obvod, který by z kmitočtu křemenového oscilátoru vydíval určitou vysokou harmonickou, např. z krystalu 100 ke vyráběl 1000 kc/s pokud lze jednoduše, možno-li v jediné, případně sdrožené elektronce dostupného druhu, a s nadbytkem vysokých harmonických. Ev. zprávu pošlete lask. red. t. l.

## O relativní věcnosti trvalých jehel

Neradi bereme nadarmo vzdálené a lidskému rozumu tak těžce pochopitelné slovo věcnost, ač jsme tolikrát četli na př. přehánějící inseráty o „věcné trvanlivosti“ různých jehel v přenoskách. Při jehlách tohoto druhu, vyráběných z umělého safiru nebo jiných tvrdých sloučenin, jde pochopitelně jen o relativní trvanlivost, a snad se zavděčím čtenářům svými osobními zkušenostmi.


S trvanlivými safirovými hrotami, vyráběnými po válce, mám tuto zkušenosť. S prvným jsem přehrál 1500 stran různých desek, a potom kvalita zvuku tak rychle klesala, že to bylo možné rozpozнат bez jakýchkoli měření. Při prvném podezření je nejlépe vztít několik desek, na nichž můžete tolík nezáleží a jejich zvuk má dobře v paměti, a ověřit si jejich znění. Druhý safirový hrot přehrál pouze 1200 stran a potom se opět dostavilo nápadné zhoršování zvuku. Pro hudebního laika právě tento rychlý sestup je výhodnou okolností. Bylo by daleko nebezpečnější pro jeho desky i pro jeho sluch, kdyby újma na kvalitě postupovala plíživě a takřka nevinnatelně, a kdyby si používatel přenosky s trvanlivým hrotom zvykal na tuto, nikoli náhle nalomenou, ale postupně usychající produkci. Rozdíl mezi 1200 a 1500 přehrávkami si vysvětlují tím, že tentokrát jsem hrál ve větší míře desky poválečné výroby, jejichž povrchová kvalita se bohužel nerovná dřívější jakosti. Podle statistického záznamu jich při zkoušení prvého hrotu bylo z celkového množství sotva 10 %, kdežto po druhé dobrá čtvrtina. A zde jsme u důležitého momentu. Bylo by vlastně nejjedle, kdyby se gramofil na kvalitu materiálu u každé desky vždycky podíval, než ji počne safirovým hrotom přehrávat, a kdyby uvážil, zda ta deska za to stojí, nebo kdyby měl ještě jinou přenosku s vyměnitelnou jehlou, již by používal pro desky horší výrobní kvality. Tím si také nutno vyložit rozcházející se údaje o trvanlivosti safirových hrotů vůbec. Čím kvalitnější desky hrájet, tím déle safir vzdoruje, kdežto na deskách s hrubým povrchem se trvanlivý hrot obrouší daleko dříve. Můžete-li tedy, šetřte si safir pro přehrávání svých nejlepších desek, ale vzdějte s ním pokusnictví na výrobčích málo kvalitních. Rozumí se, že by nebylo rozumné hrát trvanlivým hrotom desky, kde jsou drážky poškozeny vrypy jehel, trhlinami a pod. Víte, co na takových místech zkusi prostá ocelová jehla, a můžete si ji po přehrání takové invalidní desky prohlédnout lupou. Ocelovou jehlu ovšem po přehrání zahodíte, kdežto trvanlivý hrotem přece chcete hrát dál, a třeba touto jedinou deskou jste jej zmrzačili tak důkladně, že při dalších přehrávkách vám nepřinese již žádný požitek a ještě natropí nové spousty. Konečně poznámenáváme, že i při nařazování přenosky je třeba zvýšené bedlivosti, aby náhodou nevyklouzla z ruky a neupadla přímo na hrot, nebo abyste s ní nejeli napříč přes několik drážek. Tedy — o věidné zacházení se prosí! A také o stálovou sluchovou spoluúčast toho, kdo přenosku obsluhuje. Jak vidíte, je to komplikovanější než při obyčejných přenoskách s vyměňovanými jehlami. Ale zvukový výsledek opravdu stojí za malou námahu!

V. F.

## Přenosný televizor

vyrábí fa Pilot. Model Candid T-V se 20 elektronkami a třípalcovou (75 mm) obrazovkou váží 7,5 kg a prodává se za 99,50 dolarů (5000 Kčs), kufřík s vestavenou televizní antenou (dipolem) stojí 24,50 dol., a čočka, která obraz zvětší asi třikrát, za 6,95 až 9,95 dol., podle jakosti. *Radio-Electronics*, leden 49n.

## Ještě KRYSYALKA bez LADĚNÍ

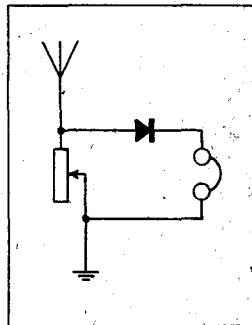

V

prvních číslech loňského ročníku jsme přinesli návody na krystalky různých provedení; všechny však v jednoduchosti i láci představují zapojení, které vyzkoušel a nám poslal pan Richard Struž. Podobá se krystalce bez ladícího obvodu, popsané v E-RA 7-8/48 na str. 204, kondenzátor u sluchátek je však vyměněn a cívka nahrazena regulačním odporem (potenciometrem) asi 200 k $\Omega$ , takže nejen odpadá někdy zbytečné ladění, ale nadto máme možnost řízení hlasitosti jako u velkých superhetů. Dosah přijimače nad očekávání mnohonásobný převýšil délku sluchátkové šňůry. Sotva však můžeme očekávat úspěch podstatně daleko než asi 10 km od silného vysílače.

## Televise v Polsku

U Varšavy je ve stavbě první polský televizní vysílač. Příslušník přístroje budou umístěny hlavně ve školách a v tvárnících.

## S Přijimače jsou vyňaty z exekuce

V čísle 3, ročníku XVII Věstníku ministerstva spravedlnosti je otisklý právní názar, který vyslovil Nejvyšší soud o přípustnosti exekuce na rozhlasové přijimače. Podle tohoto právního názoru je nutno rozhlasový přijimač počítat k tomu předmětem domácnosti, jejichž používání je nepostradatelné (§ 251, č. 1 exekuč. rádu) a které jsou z exekuce vyňaty. Nejvyšší soud ovšem zároveň projevil názor, že exekuce na radiový přijimač bude možná tam, kde půjde o zvláště dražký nebo přepychově vybavený přístroj. V tom případě může věřitel dát v náhradu za přístroj z exekuce vyňatý jiný přijimač, třeba méně hodnotný, avšak využívající poslechu, jak to již připomínáme v praxe pro jiné předměty. Podobně se postupuje i v oboru exekuce berní, t. j. při exekučním vymáhání dlužných daní.

Dr A. B.

## Z REDAKCE

Zájemcům o původní desky na nedávno ukončenou knižní přílohu t. l. Měřicí při stroje a methody pro radiotechniku, sdělujeme v souhlasu s administrací, že původní desky na tuto knížku nebudou vydány. K tomuto rozhodnutí jsme došli přes živý zájem čtenářů nejenom protože je obtížné získat materiál na větší počet desek, ale i proto, že zásoba starších čísel časopisu je neúplná, a nebylo by proto možné vyhotovit téměř, kdo by si chtěl doplnit chybějící archy přílohy. Je proto vhodnější dát si knížku svážat jednotlivě, a pokud není úplná, a objednávka chybějícího sešitu v administraci nemůže být vyřízena, vyčkat vydání knižního, které vbrzku ohlásim. Také původní desky na Radioamatér jsou t. č. vyprodány.

X

Přes několikeré upozornění, že stavební plánky jsou rozebrány a další nemohou být požadovány, a že nadále expedujeme do výčerpání zásoby je na pracovní pomůcky ne-

zbytné, jako jsou štítky k přístrojům (všecky plánky byly ve zmenšeném měřítku otiskeny také v příslušných číslech Radioamatéra), donáší nám pošta stále objednávky, které nemůžeme vyřídit a jejichž přílohy, zejména peníze, musíme nákladně vracet. Prosíme proto, aby od objednávek plánků bylo upuštěno.

X

Zájemcům o starší čísla a ročníky našeho listu sdělujeme administraci: Na skladě jsou jenom tato čísla (uvádime významnější články):

Č. 2/1940 (3,50 Kčs) Amatérský přístroj pro nahrávání desek. — Dvoülampovka s elektronkami rády E11 na dřevěné kostce. — Jednolampovka s dvounáříkovou elektronkou. — Zesilovač s výkonem 9 W.

Č. 3/1940 (3,50 Kčs) Praktický výpočet na transformátory. — Tabulka odpovědí drátek. — Miliampérvoltohmmetr. — Synchronek motorik pro nahrávání. — Všeobecná jednolampovka.

Č. 3/1942 (5, — Kčs) Měření nf tlumivek. — Nomogram pro prvky vazby R-C. — Jak počítat s logaritmickým pravítkem. — Tónový generátor. — Zkoušecka s doutnavkou.

Č. 1/2-1945 (5, — Kčs) Výpočet hučení napájecích obvodů. — Krátkovlnný superhet. — Všeobecný generátor pro vf měření.

Z posledních ročníků jsou na skladě ještě čísla, uvedená v 3. č. t. r. na str. 70, s výjimkou mezičího rozebraného č. 5/1947.

## K PŘEDCHOZÍM ČÍSLŮM

Vsunutím slova „grady“ byly některí čtenáři o výrobě ozubení v domácí dílně v předchozím čísle na straně 87 uvedeni v domnění, že na rozdíl od předcházející tabulky je možné dělicím přístrojem dělit kruh na 400 dílů. Ve skutečnosti je při udaném počtu chodů a zoubu šroubového soukoli možné jenom dělení po čtyřech a dvou gradech; dělení po jednom gradu je možné jen při použití necelistvého počtu dílků 22,5 na dělicím kruhu S. — Následující zmínku o provozích opravujeme připomínkou, že samotné číslo 1 není považováno za provozové číslo.

Redakce.

## OBSAHY ČASOPISU

### ELEKTROTECHNICKÝ OBZOR

Č. 4—5, březen 1949. — Děliče napětí pro zobrazení přechodných zjevů oscilografem, B. Heller, A. Veverka. — Chybí registrace přechodných zjevů oscilografem, J. Hlavka.

— Operátorový počet a jeho použití v praxi, Dr V. Vodička. — Elektrické cejčkování kalorimetru, Ing. O. Gregora. — Přechodové zjevy v pozitivním sloupce, zvláště při parciální deionizaci, J. Pachner. — Důlní signálisac soustavy „Škoda“, J. Hrubý.

### SLABOPRUDÝ OBZOR

Č. 3—4, březen, duben 1949. — Plánování a výstavba sítě v Československu, Ing. M. Růžička. — Modernisace železničních sítí v září, a zabezpečovacích zařízení, Ing. A. Svoboda. — Užitečnost statistiky při řízení výroby, Dr F. Eggermayer. — Kontrolní diagramy jakosti, Ing. L. Němec. — Statistická kontrola výroby v kovopůruši, Ing. J. Hlavka. — Použití statistické kontroly jakosti při hromadné výrobě rozhlasových přístrojů, B. Carniol. — O použití normálního rozložení pravděpodobnosti pro přejímací kontrolu, Dr A. Špaček. — Použití neparametrických tolerančních mezi v předpovídání budoucí jakosti výrobků, Mg K. Winkelbauer.

— Kmitočtové modulátory, J. Nepilý. — Cs. dálkové sítě s hledišti techniky velmi krátkých vln, Ing. J. Jirounek. — Zářízení na kontrolu provozu a rozdělování zářízení elektřin, Ing. L. Postler.

## ELEKTROTECHNIK

Č. 1, leden 1949. — Regenerace suchých baterií, Š. — Zářivky a svítidla s nimi, Ing. Svhálek. — Vlastnosti moderních radio-technických součástek, Ing. Z. Tuček. — Samočinné hlášení času, Strnad. — Přenosné zesilovací zařízení, Prnec. — Elektronické zařízení pro automatické řízení elektrických pohonů obráběcích strojů, Promberger. — Chlazení v domácnosti, F. Kašpar.

Č. 2, únor 1949. — Jak se vyvíjely elektroměry, C. Macháček. — Elektrické přístroje k přesnému měření rozměrů, Š. — Oxydování a povrchová úprava výrobků ze slitin mědi, Ing. Dr. J. Korecký. — Magnetofony pro amatérskou praxi, J. Strnad. — Telefonní zesilovače nf, Ing. F. Kroutl. — Synchrodyn, Ing. Z. Tuček.

## KRÁTKÉ VLNY

Č. 4, duben 1949. — Návrh výroby zesilovačů výkonu třídy C, Ing. Dr. J. Stránský. — Anodové ladící obvody zesilovačů třídy C, Ing. K. Spičák. — Jednoobvodová dvoulampovka s nf-filtrem, V. Poula. — Dodatek k tlumení přijimače pro BK, T. Dvořák. — Nf zesilovač, K. Brůžek.

## AUDIO ENGINEERING

Č. 2, únor 1949, USA. — Zesilovač s triodami pro velký výkon, W. T. Selsted a R. H. Snyder. — Dvojitý obvod pro přidávání hluček a výšek, H. T. Sterling. — Návrh rohové skříně pro reproduktor, II, C. G. McProud. — Nová rezací hlavice pro záznam na desky, H. E. Roys. — Stupňový regulátor hlasitosti z běžných součástek, J. Winslow. — Práce s aparaturou na měření konstant přenosu, G. W. Curran. — Nomogram závislosti délky zaznamenané vlny na rychlosti nahrávacího drátu nebo pásku a na kmitočtu.

Č. 3, březen 1949. — Nf technika v televizním rozhlasu, R. H. Tanner. — Návrh jakostního předzesilovače, P. W. S. George a B. B. Drisko. — Pokusy s ultrazvukem, S. Young, White. — Jakostní zesilovač 6 W pro modernizaci starších zařízení s omezeným místem, I. C. G. Proud. — Návrh hlavního přepojovače pro rozhlasovou vysílači stanici, M. E. Gunn.

## COMMUNICATIONS

Č. 2, únor 1949, USA. — Rozvod televise kabelem pro laboratorní účely, J. Fisher. — Televizní přijimač-monitor, F. C. Grage. — Návěstní přístroj k dálkopisu, G. Ing. — Měření výkonu pulsů, L. S. Schwartz. — Kmitočkový modulátor s vlastní kalibrací, J. H. Vogelman.

## ELECTRONICS

Č. 3, březen 1949. — Přenosný napaječ pro bleskovou výbojkou, W. H. Fritz. — Měření intenzity tv pole, J. B. Epperson. — Heterodynový eliminátor nf rušení, J. L. A. McLaghlin. — Oftešové zkoušky při výrobě letadel, A. R. Wilson. — Lokalizace žlučových kamenných piezoelektrických způsobem při operaci, E. A. Walker, E. G. Thurston a C. K. Kirby. — Vysílači směrová antena s vyzávači tvaru V, M. W. Scheldorff. — Keramické vysílači kondensátory, A. J. Bauer. — Televise ve vlaku, F. R. Norton, C. G. McMullen a G. L. Haugen. — Am a nbfm v ukv spojení, II, E. Toth. — Radiofrekvenční rázový generátor, M. G. Morgan. — Rychle pracující pyrometr na infračervené paprsky, W. S. Gorill. — Plošná antena tvaru kruhové šterbiny, D. R. Rhodes. — Připojení gramofonové přenosky, E. J. O'Brien. — Nomogram pro návrh cívek s indukčností 0,5 až 5  $\mu$ H, J. H. Felker. — Konvertor pulsů v sinusové kmity, W. M. Cameron.

## GENERAL RADIO EXPERIMENTER

Č. 9, únor 1949, USA. — Kontrolní indikátor na zkoušení křemenných destiček, J. K. Clapp. — Všeobecný dělič napětí, I. P. K. McElroy.

## RADIO ELECTRONICS

Č. 6, březen 1949, USA. — Budoucnost televise v Americe, Dr Lee de Forest. — Problém tv sítě, Dr A. B. DuMont. — Televise, elektronika a radiotehnika 1949, D. Sarnoff. — Závady ve stavebnicích tv přijimačů, J. L. Reiffen. — Příklady skreslení tv obrazu, S. D. Prensky. — Způsoby tv projekce, A. H. Rosenthal. — Pomocné vysílače pro sladování tv přijimačů, B. Stang. — Televizní obrazovky, M. S. Kiver. — Přenosný tv přijimač. — Návod ke stavbě tv antény, I. Queen. — Televise v Evropě, R. W. Hallows. — Anteny pro televizi, III, E. M. Noll a M. Mandl. — Doplníky k tv přijimačům, R. F. Scott. — Francouzská televize s 819 rádky, E. Aisberg. — Nové tv antény, H. W. Secor. — Stavba tv přijimačů ze stavebnic, H. D. Suesholtz. — Předzesilovač pro zlepšení příjemu tv přijimačů, D. Guiness. — Zkušební zařízení pro tv, S. D. Prensky a N. DeFalco. — 40 let televise, H. Gernsback. — Seznam továrních tv přijimačů. — Atomové hodiny. — Elektronický mozek, W. R. Ashby. — Plánování místního rozhlasu, C. Eichorn. — Zesilovač 2W, G. A. Chase. — Nejčastější závady v přijimačích, R. Laurence. — Základy opravářství, II, J. T. Frye. — Elektronika v lékařství, VI, použití krátkých vln v diathermii, E. J. Thompson.

## RADIO & TELEVISION NEWS

Parabolická tv antena, H. R. Lubcke. — Nové gram. desky pro 45 ot/min., T. Gooteé. — Začátky amatéra-vysílače, II, R. Hertzberg. — Návod na stavbu stroboskopu, L. E. Greenlee. — Budič pro provoz BK, O. L. Woolley. — Malý vysílač, R. D. Zimmerman. — Elektronkový volt-ohmmetr, W. Flaherty. — Obrazová telegrafie pro přenos celých stránek novin, F. Grossman. — Jakostní přijimač se dvěma laděnými obvody, L. J. Frenkel. — Moderní tv přijimače, XII, M. S. Kiver. — Levný filtr k přenosu, H. D. Zink. — Předzesilovač k elektronkovému voltmetu, R. P. Turner. — Přijímací antena pro pásmo 7 Mc/s, W. Smith.

## ELECTRONIC ENGINEERING

Č. 254, duben 1949, Anglie. — Použití osciloskopu ve fotografii a optice, I, C. Berkley a R. Feldt. — Diskriminátor pro mikrovlny. — Poměr signálů: šum a optické vztahy v televizní kamere, G. Liebmann. — Praktiky v tištěných obvodech, P. P. Hopf. — Rozptylová indukčnost v ní transformátořech, N. H. Crowhurst. — Ferro-resonance, B. Drake. — Nf generátory R-C, F. Butler. — Zpráva z výstavy radiových součástek.

## WIRELESS WORLD

Č. 4, duben 1949, Anglie. — Fm oscilátory s jedinou elektronkou, K. C. Johnson. — Dosař ukv, II, pozemní spojení, M. V. Callendar. — Pulsová technika v diagnostice a léčení, O. B. Sneth a E. G. Mayer. — Referát z výstavy radiových součástek 1949. — Rušení televize letadly, A. H. Cooper. — Gramofonové desky s mikrodrážkou, D. W. Aldous.

## RADIO EKKO

Č. 1, leden 1949, Dánsko. — Superhet se třemi nf kanály. — Konvertor pro pásmo 10 až 20 m. — Zesilovač pro nahrávání na drát. — Nf zesilovač 40 W.

Č. 2, únor 1949. — Pomocný vysílač. — Nahrávací zařízení na drát, G. Lundquist. — Dálkový přijímač s elektronkou ECC40.

Č. 3, březen 1949. — Komunikační přijímač pro amatérská pásmata s tovární cívkovou soupravou. — Zesilovač s kathodovou vazbou, P. C. Beyer.

## RADIO WELT

Č. 3/4, březen 1949, Rakousko. — Zkouška uzemnění, při vf, V. Fritsch. — Konvertor pro kv pásmata, G. Cyhlarz. — Dva jednoduché přijímače pro příjem kv a ukv amatérských

stanic. — Problémy rakouského amatéra-vysílače 1949, O. Kermauner.

## RADIO

Č. 1, leden 1949, SSSR. — Výpočet prvků směšovače v superhetu, P. Goldovanskij. — Superhet T-755, V. Lidin. — Přijímače na baterie, I. Spiževskij. — Oscilograf s obrazovkou, V. Kryksunov. — Vysílač pro pásmo 160 m, J. Prozorovskij. — Konverzor pro pásmo 160 m, T. Ganzburg. — Magnetofon MAG-2A, K. Drozdov. — Čočky k televizoru, N. Afanasjev. — Krystaldyn, E. Stěpanov. — Zesilující krystaly, N. Popova. — Seznam sovětských rozhlasových vysílačů na středních a dlouhých vlnách. — Grafický způsob návrhu silových transformátorů.

## PRODEJ • KOUPE • VÝMĚNA

Každý inserát musí obsahovat úplnou adresu zadávajícího. Prosíte čitelně a účelně zkracovat.

Cena za otisknutý inserát v této hildice: první řádku Kč 26, další, i neplně, Kč 13. Za řádku se počítá 40 písmen, rozdělených mezi a mezer. Částku za otisknutí si vypočtete a připojte v bankovkách nebo v platných pošt. známkách k objednávce. Neuhonorované inseráty nebudou zařazeny. Jeden inserát nesmí být svým rozsahem větší 8 řádek.

Důležité upozornění  
• Při prodeji nabízeného zboží nového i opeřtebovaného uvedte vždy cenu i když svolujete k výměně zboží. Inseráty předem nezaplatěné, anebo neoznačené cenou nabízeného zboží nebudešme napříště uveřejňovat, ani že zadáte o dodatečné zaplacení. •

Opaváře samostatného příjemu Radio Žáček, Praha II, Poříč 1. 374

Prodám bezv, 7 elektr. 10 m. superhet s 2 náhr. RV12P4000 za 3500 Kčs, el. gramomotor za 750 Kčs. R. Piprek, Brno, Veveří 75. 375

Prodám komunik. superh. 4lamp. voj. pův. 5 rozs. od 15 do 2000 m v původ. skřini, prov. na síť i bater. Zn. 3500 Kčs, za hotové do adm. t. l. 376

(Pokračování na obálce, strana XX.)

## Kdo a za redakci odpovídá Ing. Miroslav Pacák

Tiskne a vydává ORBIS, tiskařské, nakladatelské a novinářské závody, národní pod. v Praze XII, Stalinova 46. Redakce a administrace tamtéž. Telefon číslo 519-41\*, 529-04, 539-06. Telegramy Orbis-Praha. • „Elektronik“, časopis pro radiotechniku a obory-příbuzné, vychází 12krát ročně první středu v měsíci (změna vyhrazena). Cena jednoho výtisku Kčs 15, —, předplatné na celý rok Kčs 160, —, na  $\frac{1}{2}$  roku Kčs 82, —, na  $\frac{3}{4}$  roku Kčs 42, —. Do ciziny k předplatnému poštovné; výši sdělí administrace na dotaz. Předplatné lze poukázati vplatněm lístek poštovní spořitelny, čís. účtu 10 017, název účtu Orbis - Praha XII, na složence uvedte čitelnou a úplnou adresu a sdělení: předplatné „Elektronika“.

Prodavnice listu u Jugoslavii: „Orbis“, Beograd, Terazije 2. \*

Otisk v jakémkoliv podobě je dovolen jen s přesným svolením vydavatele a s uvedením původu. • Nevyžádané příspěvky vrácí redakce, jest byla přiložena frankovaná obálka se zpětnou adresou. • Za původnost a veškerá práva ručí autoři příspěvků. • Otiskované články jsou připravovány a kontrolovány s největší pečlivostí, redakce, ani vydavatel nepřijímají však odpovědnost za event. následky jejich aplikace. • Křížkem (+) označené texty zařadila administrace.

Příště číslo vyjde 1. června 1949.

Redakční a insertní uzávěrka 14. května.

JAROSLAV R. VÁVRA

## POSEL ÚSVITU

Pozoruhodná románová biografie o zakladateli moderního hodinářství, mechanikovi *Josefu Božkovi*, který se proslavil jako jeden z prvních vynálezců parolodi a parostroje. Všichni úderníci socialistického soutěžení, jejichž vynálezavost je v budování našeho průmyslu tak odměňována a podporována, měli by číst Vávrovo dílo, aby poznali, s jakými nesmírnými těžkostmi pracoval hloubavý vynálezce v době tvořící se kapitalistické společnosti

Kniha vyšla v rozsahu 544 stran, doplněna 7 dokumentárními přílohami na křídovém papíře a 3 pérovými kresbami, v obálce Josefa Prchala

Brož. 210 Kčs, váz. 245 Kčs

Vydaly

**NAKLADATELSKÉ PODNIKY MÁJ**  
v národní správě Syndikátu českých spisovatelů,  
PRAHA I, MALÉ NÁM. 11  
U všech knihkupců!

1050

## KOVOVÉ SKŘÍNĚ NA ZESILOVÁČE

pro osazení až devítí elektronkami, hodící se i pro výrobce, obsahující spodní úhledné chassis, rozměrů 420×310 a výška 110 mm, opatřené na zadní straně vývody pro svorkovnice a na přední straně se nalézají dva kryty 220×130×170 mm pro trafo a bloky; na přední pak perforovaný kryt na elektronky, rozměrů 420×145×170 mm, nelakován, v dnešní výrobní ceně kolem 1400 Kčs, za cenu mimo obal a poštovné 400 Kčs. Dodáme prompně.

Kino a zvukotechnický závod **VLADIMÍR MIKULÁŠEK**  
BRNO - KRÁLOVO POLE, B. Němcové č. 47. Telefon 51234/549.

Prodáno dle NÚC.: 1 mA 30-0-30 pultičkový Sochor (Kčs 700). 1 tlamp. 300/25. Sýkora bez výst. (4368), 25 výstupních tr. Orfeus VTK2K (140). 1 sadu Palaba 468 kc, sladěné (680), 1 bater. přijímač Philips, 697 BV14 bez an. a akum. (4860). 1 bat. přij. Tel. B. Choral bez an. a aku. (3000). 1 elektr. MC 1/50. Phil. 1 elektr. DC 1/50. Phil. 1 elektr. 809. vys. USA. 1 RG 250/3000 V. Tungsram. 4 RV 258. 4 RGN 1404. 1 fotob. Presler. 2 výbojky 1738. Různé elektronky. Koupím: UCL11, ECL11, EL12 spec. a LB8. 10 článků akum. 2 V. 60 Amph. velkoplochých./610.

**JANAČEK KAREL**, radiozávod, LIPNÍK n. BEČ., MORAVA. 1049

## Přesné drátové odpory

s tolerancí  $\pm 0,1\%$  pro návody v tomto  
listě (můstek R-L-C v č. 3/1949, str. 58)  
i pro jiné účely dodá

**ELFLOMETA,**  
**PRAHA-SMÍCHOV, LIDICKÁ 42, TEL. 412-89**

1050

Koupím elektr. DCH11, DAF11, DL11, DF11, jen dobré a vyzkoušené. J. Franěk, Valaš. Meziříčí, Pod oborou 12. 377

Pred. el. gramó (1800), ECH3 (100), RV2, 4P700 (100), navíjačku (200), trafo 2× 300 V/110 mA — 4 V/A A, 4 V/1,1 A (300), repr. DKE (80), počít. otáček (50), hrd. mikro s transf. (160), reakč. a lad. kond., dout., cívky, kond., odpory a iný radiomat. J. Anoškin, Rožňava, Štitnická 24. 378

Za objektiv 7,5 cm, 2,8 dám souč. Popis zašlu. Kozel, Chomutov, Nádražní 51. 379

Koupím jeden dobré elektronky DCH11, DL11, EBL11, 2× RL12P10, voltmeter na střídavý proud 0 + 50 s díly po IV. Antonín Baborák, Chrudim IV/221. 380

Koupím elektronky AD1, AK2, ABC1, AM2, K. Langmeier, Jablonec n. N., Nákladní 5. 381

Prodám 2 navíječky na křížové cívky, celokovové úplně nové. Dle NÚC. Dot. pouze písemně. St. Matyáš, Praha XVIII, Bělohorská 243/75. 382

Prod. VCL11, VY2, E414, 6P3, vzduch. 500 cm, výstup. 7000  $\Omega$ , nf. trafo 1:4 Push-Pull, mag. přenos., ellyty 16  $\mu F$ , 4  $\mu F$ , jen najedn. Kčs 1000. H. Šourek, Praha I, Konviktská 7. 383

Prod. 2× DCH25, DAC25, DC25, 4× DF25, 1× DDD25, cena 880 Kčs. Jiří Bílek, Končiny 319, p. Klášterec n. Orl. 384

Potřebuji ABC1, AL4, RV12P2000 2×, 2 elektrolyty 350 V, 16–32  $\mu F$ , dám motorek 220 V/150 W, elektrickou rucní vrtáčku do 5 mm. 24 V s transformátorem 220 V též koupím neb dle dohody. Karel Barwik, Ostrava 3, Nákladní 1. 385

Koupím 2× RV2, 4P45 dle NÚC., navíc dám novou AZ1. J. Zálešák, Brno, Grohova 22. 386

Totoror cívka super. soupravu a mezifrekv. koupí V. Kocourek, Praha-Bohnice 245. 387

Nový VA metr znač. Metra Blansko 0,0012—6 A 0,1 — 600 V = v přepych. proved. za továr. pomoc. vysíl. s tón. gen. Případ. dopl. J. Řehoř, radiomech., Praha XI, Domažlická 3. 389

RA čís. 4/1948 koup. neb pros. o zapojení. J. Bičík, Benešov n. Plouč. ul. Novina č. 424. 390

Prod. více RV12P2000-1, RL12T2 (125,—) RL4.8P15 (230,—), CL1 (200,—), dále vym. DAF11 za DF nebo DL11, nové neplomb. Z. Veselý, Mirovice u Písku. 391

Koupím RENS1823d, RENS1884, DF22, DL21 i jednotl. a bater. přij. pro stř. a krát. vlny. J. Sucharda, Kunratice u Prahy. 393

Koupím RA čís. 1. roč. 1946. Mir. Budka, Praha VII, Osadní 19. 392

Vym. n. koup. elektr. DL11, DF11 za KK2, KBC1. V. Lužar, Josefovice č. 10, p. Klimkovic. 394

Rázné radiovrásky na součástky po 100 Kčs dobríkou zašle. S. Hanuš, Praha XVIII, Bělohorská tř. 228/101. 394

Hledám 2× RV45, mám 2× RV12P2000, 1× RV2, 4P700, G. Schwarzer, Sudkov, p. Poštřelmov. 395

Vyměn. dyn. z auta 12 V  $\varnothing$  125, hodí se k větr. elektr., starter 12 V  $\varnothing$  125, synchron. gram. mot. s talíř. prod. kus za 1000 Kčs. Pottfeb. AF7, EBF11, ECL11, VCL11, VY2, AL1, RES164, RL1P2, RV2, 4P700. J. Kaštovský, N. Sedlice 84, p. Střítež u Opavy. 396

Koupím tov. mf trafo 460—490 kc, elektr. RV12P4000 i s objímkami a tankový přij. UKWE. O Dvořák, Určice u Prostějova 284. 398

Koupím čís. 1, 2, 3 RA 1941, dle dohodnutí. Z. Drbal, Brno 16, Minská 11. 397

Prodám cenný a hledaný radiomateriál jako lampy, měř. přístroje, mikrofony, reproduktory a pod. za 5000 Kčs ale i jednotl. Podr. seznam zašlu a každému odpovím. Ostrava, hlav. pošta, schránka 18. 399

Amatérski pozor, mám eště stále větší množství elektr. RV12P2000 150 Kčs. Vojtech Hudák, Nitra, Štefanikovo n. 29. 400

RA roč. 1935 až 1947 úplně vázané prodá, J. Štemberk, Hradec Králové II/914. 401

Koupím DCH11, DF11, DL11, n. vym. za nové DK21, DR21, DL21, DLL21, KCH21, UBL21, ECH21, EF22, EBL21, EBF2, EK2, amer. AK2, EF11, EL11, EFM11, n. růz. starší bat. řady K. B. Adámek, Kostelec n. Orl., Mánesova 438. 402

Vym. 3lamp. bat. rádio zn. DKE nejr. za obrazov. LB1, n. LB8. K. Fíkr, V. Opatovice 56. 403

Radioamatérski! Lampy nejsou na množ. dop. nemohu všem odpovíd. Ins. omyle. otiskněn 2× B. Roubal, Katovice u Strakonic. 404

Koup. bater. přijímač i nepřenos. pok. mož. superh. a repro.  $\varnothing$  8 cm. Rezníček, Praha II, Salmovská 12 u pí Jiřískové. 405

Koupím 2× DF21, 1× DL21, neb podobné. Fr. Neuman ml. Mimoň 1, Široká 515. 406

Potřebuji 3× RG12D60, 2× ECH4, 1× EBL1, 1× AZ1. Dám 6× DF23T, 4× RV12P2000, 3× RL12P35, 2× RL12T15, 1× RL12T2. J. Král, C. Budějovice, Puklicova 1021. 407

Koupím radiolampu EBFI1, potřebuji nutně. J. Pánek, úředn. OSAZ, Soběslav 260/II. 408

Bater. super. Philips DK21, DF21, DL21, DLL21 s akum. i elim. vyměním za komplet. AVOMET. J. Vlasatík, Uh. Hradiště-Mařatice. 409