

Elektronik

Casopis pro radiotechniku a obory příbuzné

10

Ročník XXVIII • V Praze 5, října 1949

OBSAH

Prohlídka PVV	216
Moderní přijimače pro ukv	218
Zajímavá zapojení	222
Zesilovač s uzemněnou anodou jako negativní odpor	224
Náhradní blok, kondensátory	225
Uvádění do chodu a oprava přístrojů z domácí dílny	226
Superhetový konvertor s pásmovým laděním	228
Prostá bleskojistka	231
Zlodějka na kov	231
Dálkové spínání přijimačů a provedení spinacích hodin	232
Tmeli na patky	235
Chopinovské jubileum a gramofonová deska	236
Od poštovního rohu k basové tubě 237	
K předchozím číslům; Obsahy časopisu	238
Koupě — prodej — výměna	XL

K návodům v tomto čísle

Souprava štítků k superhet. konvertoru (dva pozitivní pro lad. kondenzátory, neg. pro přepinače, antenu a uzemnění), natištěné na papíře lze objednat v redakci t. l., cena 12 Kčs.

Chystáme pro vás

(Kromě námětů, ohlášených v předchozích číslech ještě) Přístroj k odmagnetování hodinek a nástrojů se zvukovým indikátorem chodu • Anodické oxydování hliníku (eloxování) a jeho možnosti pro domácí dílnu • Jednoduchý a účelný zkoušec elektronek • Superhet s dvěma elektronkami • Nová úprava křížové navíječky • Návod ke stavbě dokonalého konvertoru pro vlny pod 10 m.

Z obsahu předchozího čísla

Ukázky zapojení přijimačů ze SSSR
 ● O kathodách elektronek ● Přehled trojitého základního zapojení zesilovačů ● Nový způsob kontroly ladicích obvodů. Jak pracovat na soustruhu ● N a v o d y: Jednoduchý zesilovač s možností mísení dvou signálů ● Západkový mechanismus k rytí zvukového záznamu na folie ● Postříbřené pajedlo ● Upravený vykružovák.

Aby bylo jasno: nechystám se zasvětit čtenáře do této grafologie, ani jinak příliš daleko zabořit od námětu, vyhrazených tomuto časopisu. Název této úvahy se vztahuje k možnosti učinit si představu o charakteru a schopnostech člověka jak podle jeho rukopisu, tak podle díla, které vytvořil. Bude to, jak uvidíte, vztázeno k práci radiotechnické, a na rozdíl od jiných studií, které tu čítáme, má dnešní stat těsnou vazbu na skutečnou denní práci. Ještě je zapotřebí vyprosit si omluvu, že uváděné příklady jsou vesměs negativní. Kladné hodnocení je také možné (ovšem, že podle jiných příkladů než jsou dle uvedeny), nemá však takovou cenu výchovnou. Přiznám vašich pozorování prokazují pak téměř bezpečně, že se pisatelova pozorování netýkají ani pozorných čtenářů tohoto listu, ani svědomytých amatérů.

Dostal se mi do rukou velký, jakostní tovární přijimač, který nedávno prodělal opravu. Opravář nebyl zarizen na převíjení, a proto spálený silový transformátor nahradil novým. Ten měl jiné rozměry než původní, otvor v kostce nestalo, a proto jej opravář zvětšil doslovým vylámaním podle stylu kasatu. Když užídané chassis bylo široko daleko zohýbáno, objímka blízké elektronky přitom praskla. Otvary pro upevnění transformátoru rovněž nesouhlasily, a protože vyvrtání nových shledal opravář asi příliš namáhavým, přivedl transformátor ke kostce papírovým prováskem. Zato k upevnění nové objímky místo porušené využil šroubů, které zbyly u transformátoru, a byly, jak si domyslíte, asi o 40 mm delší než bylo potřeba. Ostatek snad měly držet spoje, ale tři z nich u transformátoru a dva u nahrazené objímky bylo lze snadno vytáhnout z cínového strupu, který měl představovat spoj. To je náš první příklad.

V jistém kinu měli jakostní zvukové zařízení od firmy, která si zasloužila svou světovou proslulost; její výrobky byly na počátku konservativní, ale nesmírně důkladné a svědomitě, skutečně vedecky navrhované i zkoušené. V sále byla však špatná srozumitelnost, i pozvala si správa kina odborníka k odstranění závady. Místo kontroly dozvuku v sále, stavu a způsobu použití zvukových přístrojů od prosvětlovací optiky až po výstupní transformátor a reproduktory, dal si mlý odborník přehrát kousek filmu a poté sotva půl hodiny po příchodu, dal vymontovat z pozadí promítací stěny původní jakostní a bezvadné reproduktory, aby je nahradil dvěma novými, určenými pro veřejný rozhlas, v krátkých, široce rozevřených kovových trubkách po stranách stěny. S trohou sugesce bylo možné tvrdit, že závada je odstraněna. Nové reproduktory měly totiž tak malo hlučkých tónů, že řeč zněla výrazněji, plnost a věrnost slova i hudby ovšem hluboko poklesla, a k posouzení nebylo zapotřebí jemného sluchu.

Jistý konstruktér byl přinucen využít RV 258 pro jednoduchý zesilovač. Protože neměl původní objímky a k nejbližší prodejně, kde je měli, bylo právě 7 minut cesty, připrázel na kovovou patku pásky z cínovaného plechu z konservové krabice, a přivody k elektronce připázel přímo na její kolíky, jako by šlo o kdovíjak vysoké

kmitočty. I taková věc byla by možná s trochou smyslu pro čistotu práce a důkladnost; místo nich však byly v „modelu“ ještě mnohé další ukázky nemístné improvisace, o nichž milosrdně pomilme. Co se dá vyčist z těchto ukázků pracovního rukopisu? Obě mechanické ukázky prokazují, že se jejich původci dokonale ubránili kopirování vzoru jakostní práce, byť se jim sebevše vtraly. Napak měli využito vyvinutý smysl pro historii a kouzlo primitivní, nepracovali způsobem technických pionýrů, vyráběných na pusté ostrově (pamětníci nežijí, nemohou nás tedy žalovat pro urážku na cti). Mají také smysl pro úsporu a improvizaci, viz provázkový závěs transformátoru a dlouhé šrouby. Jeden se právem obává přechodových odporek, neboť spájí přímo na nožky a zavrhuje škodlivé použití objímek,

kdežto druhý skrývá nový patent, totiž studený spoj, který zejména vyznávají lidé ruka a ostatní skoro zbytečnost, zejména vrtáky, dobré šroubováky, řidně pojedlo a zásoba vhodných součástí. Dedenkou snad trochu odařitou, ale jistě nechybnou je i to, oceníme-li své dva objekty jako dokonalé prosté všechno knihamostení, které by patrně jen poutalo křídla jejich genia, a všechno koženého formalismu, jak co do pořádku na pracovním stole, tak v úpravě práce. Zcela jistě jim utkvělo v paměti Havličkovo „... druzí chodi přes most, tož já pádu louží.“ Není však bezpečné jistotu, zda postřehli také úsměšek epigramatistův.

Náš prostřední případ je možno-li ještě zajímavější. Uvažte jen, jaké vrcholné erudice a lidovánského bystrozraku je zapotřebí, aby si renomovaný znalec místo pracovních zkoušek a zlepšování po procentech, a místo nepřijemného přesvědčování, že snad tónová clona byla příliš utažena a objektiv u šterbiny příliš zaneřáděn, aby místo toho všechno prostě vyměnil reproduktory, ještě k tomu horší za lepší, dal si zaplatit, a hodiny práce proměnil v minuty psychologické ekvilibristiky. Řeknu vám, že to není malé umění, a není (díky bohu) mnoho techniků, kteří by je s takovou brillantní rutinou ovládali.

Daleko častěji vídáme opačný případ: kvalifikovaný technik hodnotí svou práci podle hodin a minut, které spotřeboval k návrhu nebo výkresu, a podle toho žádá odměnu, aniž udázel náklady na průpravu k tomu, aby svou práci mohl vykonat tak lehce a brzy. Také to je chybá, ne však závada charakterová, a nejspíš proto do naší úvahy.

Tak vidíte, jaké zajímavé obrázky skrývá v sobě tak říkající drátařský rukopis. A jaká příležitost a omiluva pro nejsilnější výrazy z úst těch, kdo takové příkladné ukázky prohližejí, nebo nedej bože navrhoji. Žert stranou, libilo by se vám být takovou bohatou příležitostí ke „grafologickému“ rozboru osobnosti, nebo dáté přednost zůstat pěkně skryti v početné řadě těch, kdo mají rukopis úhledný a čitelný! Domnívám se, že snám odpověď.

Eduard Prokop

Jak se kdo podpisuje



Čtvrtstoletí přijimačů na PVV

Na Podzimním pražském vzorkovém veletrhu v roce 1924 vítal návštěvníky truchýrový reproduktor, napájený prý asi čtyřmi paralelními B 406kami (bat. trioda se ztrátou 1,6 W). Vyhrával i mluvil statečně, takže jej bylo slyšet po celém prostranství před průmyslovým palácem, na jehož věži byl upevněn, ale dlouhou námahou ochraptěl. V pozadí v t. zv. klenotnickém pavilonu na okraji svěží louky Královské obory, byla seskupena celá tehdejší produkce radiotechnická. Byly tu vedle elektronek, o jejichž vzniku v čs. továrně tu před časem vyprávěl jejich konstruktér inž. Bisek, hlavně amatérské stavebnice několika drobných podniků. Sám jsem si z tehdejší prohlídky odnášel jedno číslo Radioamatéra a knížku fy Loukota s návodem na dvoulampový reflex, který jsem pak dlouho stavěl, bohužel více méně obrazně, protože jsem tehdy neměl dosud peněz na hromádku nákladních součástí. Ani nevím, zdali jsem už tenkrát měl posluchačskou koncesi. Když už jsme v tom vzpomínání, které ostatně pamětníkům chutná podstatně více než posluchačům, první elektronkový přijimač, který mi růdil, byl audion s modrou triodou značky Fotos, bez zpětné vazby, a potom krystalka s nf zesilovačem s transformátorem a zpětnou vazbou na ladici cívkou krystalky, a ta zpětná vazba skutečně nasazovala, třeba šel v signál za detektorem přes nf transformátor. Tomu se divím ještě dnes.

Uranová horečka v USA

Jako v minulém století za zlatem, putují opět prospektori po Spoj. státech; hledají tentokrát uranovou rudy. Mají však práci mnohem pohodlnější než jejich předchůdci, protože jsou vyzbrojeni moderními přístroji, hlavně Geiger-Müllerovými počítadly. Jednoduché, přenosné počítadlo, které zvukem upozorní nosiče na přítomnost záření, se stále hojněji vyrábějí, a soudí podle inserátů, jdou na odbyt; cena 150—250 dol. (Mining Eng. 6/49 n.)

Televize v Dánsku

Soutěže na televizní vysílač, který chce zřídit dánská poštovní správa, zúčastnily se převážně britské firmy; bylo však rozhodnuto zadat stavbu kolanskému koncernu Philips. Podle švýcarského pramene uvažují britští výrobci televizních přístrojů o jedné televizní normě pro evropský kontinent; bude to táz norma (265 řádek), která je již zavedena v SSSR a pokusně v Dánsku i u nás. — (Radio Service 7/8 49n.)

Snad v žádném oboru nemá připomínka „Malé příštiny — velké následky“ platnost tak závažnou, jako v elektronice. Zde ovšem ztrácí zpravidla svůj smysl výstražný a vztahuje se k známému nepomírku jemných přístrojů a jejich možností účinků technických i jiných. Náš snímek však znázorňuje zajímavou souhru obou významů zmíněného přísloví: Stephen Kestry, ozbrojený lupou, pincetou a jemným autogenovým hořákem, navléká skleněnou trubíčku průměru 0,13 mm na drátek z platinové slitiny o síle několika tisící mm. Přístroj, který tu vznik, je ústřední součástí jemného elektronického detektoru výbušných a jedovatých plynů, které včas a bezpečně odhaluje, a které by jinak mohly z nepatrých příčin dát vznik následků opravdu dalekosáhlým.

Elektrickou past na myši

nabízí L. F. C. Corporation v Rochesteru, USA. Kromě jiných součástek má i fotočuku a řízenou výbojkou (thyatron). Čtenáři nám snad odpustí, že neprinášíme podrobnější data a zapojení, neboť pokládáme tuto aplikaci za neúměrně nákladnou. Nicméně tento příklad ukazuje, jak odlehá odvětví může elektronika zasáhnout. (Radio Service 7/8 49n.)

Chytrost nejsou čáry

V západních pásmech Německa se mnoho mluví o rozhlasu na ukv pásmech; snad proto většina výrobců, kteří vystavovali své nové přijimače na exportním veletrhu v Hannoveru, opatřila zdírky pro přenosu honosným názvem „Připojení přístroje pro ukv rozhlas“. „Nic to nesnosti a dobré to vypadá.“ Poznamenává rakouský zpravodaj. — (Elektron 8/49n.)

Nová úprava selenových usměrňovačů

AEG, také u nás známá společnost jako výrobce selenových usměrňovačů, dodává usměrňovače pro přijimače dvojho typu: jedná se s elektronkovou patkou (pro náhradu usměrňovači elektronky), jednak se šroubovým upevněním, jako běžné elektrolytické kondenzátory. Seriově se vyrábějí tyto druhy: 220E30, 220E60, 220E100, 220B60 a 220B100. V tomto označení znamená první číslo efektivní hodnotu dovoleného usměrňovaného napětí ve V. E zna-

čí jednocestný usměrňovač, B dvojcestný v Graetzově spojení; číslo na konci vyjadřuje největší dovolený usměrňovací proud v mA. Je zajímavé, že tyto usměrňovače jsou v Německu levnější než odpovídající usměrňovací elektronky. — (Elektron 8/49.)

Citlivost pouhé tři mikrovoly

má prý nový superhet fy Hagenek, konstruovaný speciálně pro německé „lidové“ auto. Je osazán elektronkami série E11 a má jen střední vlny. — (Elektron 8/49.)

Nové pajedlo

Podobně jako byly známé svářecí kleště AEG, je upraveno pajedlo fy Housing Foundation, Deep River, Conn. Přístroj se skládá z transformátoru, který zmenšíuje sítové napětí, a z nástroje podobného kleště, jejichž čelisti jsou prý ze zvláštěho, rychle se chladícího uhlí. Současně se stisknutím čelistí na spájené místo uzavře se prim. obvod transformátoru, a čelistmi, zařazenými v sek. proudovém obvodu, protéká spájeným místem značný elektrický proud. Místo se velmi rychle zahřeje, takže pájka teče jako voda. Výhodou této úpravy není jen malá spotřeba energie a značné, okamžité prohrátky, nýbrž i to, že teplo vzniká ve spájených částech, takže neprohrátky, či t. zv. „studeny“ spoj je téměř vyloučen. Při nacvičené práci je postup tak rychlý a bezpečný, že se teplo nemůže dostat k jiným, vzdálenějším částem spájených vodičů.

Kondensátory s indukčností

Kondensátory, jejichž indukčnost není jako obvykle pokud lze omezená, nýbrž naopak zhruba nastavená na vhodnou velikost, vystavovala na letošní výstavě radiových součástek v Chicagu fy Sprague. Indukčností svítku bylo využito k tomu, aby bylo dosaženo na př. při hodnotě kapacity 0,2 μF seriové resonance při mf kmitočtu 455 kc/s. Výsledná impedance je při tom-

PROHLÍDKA PVV

Na Novém výstavišti, které jsme jako zájemci o radiotechniku navštívili především, soustředila své exposice Elektra, distribuční podnik pro všechno zboží elektrotechnické. Byly tu u okruhu našeho zájmu především přijimače, a to nejen známé i nové přístroje Tesly, nýbrž i výrobky doverené, zejména holandské, švédské a švýcarské. Tesla připravila, jak je už známo, malý superhet Pionýr s elektronkami 2X UCH 21, UBL 21, UYIN, v lisované skříni, s třemi rozsahy. Podle vzhledu a poslechu je to obdoba předchozího vzoru pod jménem Rytus. Větší vzor, Harmonie, je standardní superhet střední třídy, s rozdílnější dřevěnou skříni, ukazatelem ladění a rozsáhlějším vypracováním tónové části. Zhlédli jsme také další vzory, Harmonie II, Largo s tlacičkovým přepínačem a pásmovým laděním na krátkých vlnách, přijimač pro auto. Z prohlídky zahraničních přijimačů jsme vytěžili zejména zjištění, že pásmové ladění na krátkých vlnách je už téměř standardní výbavou rozhlasových přístrojů. Nejjednodušší je provedeno rozdělením kv rozsahu ve dva nebo tři, jiné přístroje mají roztažena rozhlasová kv pásmata na př. způsobem, známým z ma-

lého počtu vzorů Telefunken 166 nebo 277, které byly jistý čas v oběhu. Jiný způsob poznali čtenáři t. l. z popisu přístroje Philips v 7. č. 1949. Zajímavou úpravu, která zachovává i mezilehlé partie, jsme našli ve švédském přijimači; z průběhu stupnic se dalo soudit, že kv rozsahu jsou omezeny seriovou kapacitou u lad. kondenzátoru, takže vždy konec příslušného rozsahu má stupnice kmitočtu hodně roztaženu. Úpravou člověk je dosaženo toho, že tento rozestřílený konec spadne vždycky na některé rozhlasové pásmo, které se pak pohodlně ladí. Podobným způsobem, ale ne s důsledným využitím rozestřílení, byl upraven bateriový přenosný přijimač, popsaný v E. č. 8/1949. — Zajímavou a vzhledovou úpravu stupnice s plexiglasu, opatřeného tiskem na spodní straně a osvětleného žárovkou uprostřed, která prozáří jak stupnice, tak plexiglasový ukazatel, jsme našli na jiném přístroji holandského původu. Pamětníci „Varhan“ si možná vzpomenou, že první superhet z red. dílny t. l. měl podobně osvětlenou stupnice. Nová úprava má zejména tu výhodu, že odpadne pracné umisťování stupnice v rámečku skříně.

V jiném stánku vystavila Elektra své zboží, určené pro drobný prodej, zejména materiál, drobné součásti, dokonce

I Z CIZINY

to kmitočtu asi desetinou samotného kapacitního odporu, takže takový kondensátor nahradí kapacitu desetkrát větší, t. j. $2 \mu F$, ovšem jen při tomto kmitočtu. Ušetří se tím váha i místo v malých superehetech. (R. Electronics 9/49n.)

Radiolympia


Známá britská radiová výstava byla po šestnácté otevřena v Londýně, ve výstavních prostorách Olympia, a to od 28. září do 8. října. Loni se tato výstava nekonala, z předloňské jsme čtenářům přinesli podrobnou zprávu.

Národní komitét pro vědeckou radiotechniku

Podle zprávy Krátkých Vln. č. 8-9/1949, ustavil se v květnu t. r. Národní komitét pro vědeckou radiotechniku. Jeho základem je přispívat k rozvoji vědeckého studia radiotechnického na mezinárodní základně, a to podněcováním a organizačním výzkumu, vědecké diskuse a publikaci vědeckých prací, a podněcovat smluvní společných měřicích metod, jakž i srovnávání a cejchování měřicích přístrojů pro vědecké práce. Předsedou je Ing. Dr Josef Stránský, profesor radiotechniky na Českém vysokém učení technickém v Praze, místopředsedou Ing. Josef Beňa, odb. rada min. pošt., jednatelem Ing. Dr Miroslav Joachim, asistent ČVUT, předseda ČAV.

Elektronický mozek

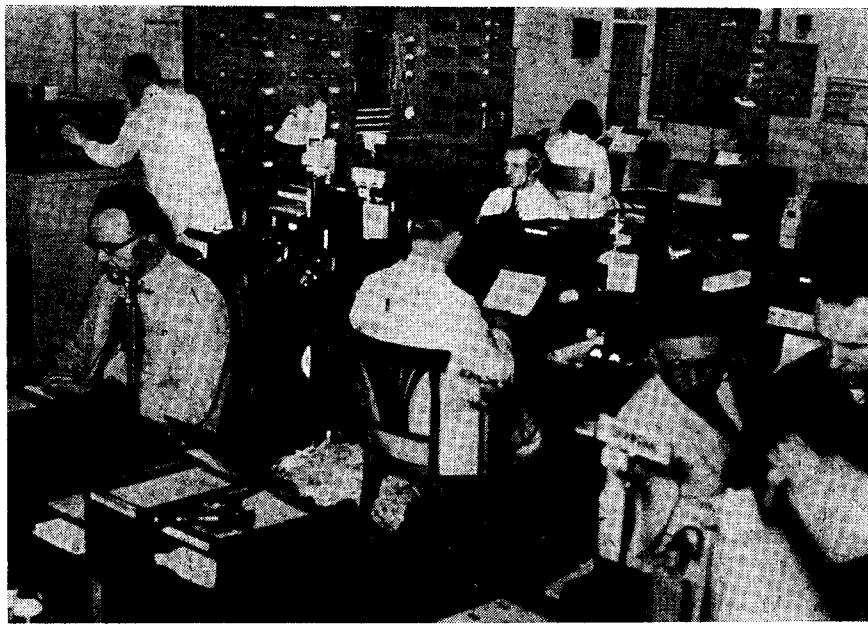Přístroj, který si může „zapamatovat“ nesmírné množství informací, byl prý nedávno předveden ve Washingtoně departementu pro obchod a zemědělství. Přístroj neprve zaznamená soubor informací na normální 35 mm film, jehož každá cívka pojme 500 000 knižních stran. Při filmování jsou na film přenášeny třídiče znač-



Starší čtenáři už nepochybňují zřízení rozhlasové lékařské služby MEDICO, která poskytuvala zejména menším lodím na širém moři alespoň poradní pomoc při náhlých onemocněních a v jiných naléhavých případech. Nedávno byla podobná služba zřízena při Mezinárodní zdravotnické organizaci v tradiční zemi mezinárodních institucí a schůzek, ve Švýcarsku. Čtyři lékaři, Kanadán Dr B. Chisholm jako ředitel, dále Dr Y. Béraud z Francie, Dr G. Stuart z Anglie a Polák Dr Zygmunt Deutschman byli pověřeni vedením organizace, jejíž úkolem je nyní podávat prostřednictvím deseti mocných vysílačů zdravotnické informace lodím na oceánech a v přístavech celého světa. Podklady pro jejich zpracování jsou rovněž radiovou cestou hlášeny do Švýcarska. — Na obrázku je „ordinace“ radiového lékaře, vybavená zejména komunikačními přístroji a spoji s vysílači a přijimači, které jsou výzbrojí nejdůležitější.

ky v síti černých a bílých čtverců, které určují nábytek, k nimž se informace vztahují. Operátor, který chce kteroukoliv z informací, obsaženou v „paměti“ stroje, vloží do něho destičku s mřížkovým klíčem. Fotonkové „oči“ projdou pak rychlostí větší než 60 000 za minutu celým pásem,

zjistí žádaná polička a přístroj současně jenom tato polička kopíruje na zvláštní film s použitím bleskové výbojký. Taktéž získaný film obsahuje jen žádané informace. Mřížkové značky pro třídění námetů umožňují vyznačit 10 milionů rozmanitých námetů.

i kostry a převodové stupnice pro amatérské přístroje, izolační trubky, přepinače, ladici kondensátory, objímky k elektronkám atd. Litujeme, že zatím nemůžeme zaznamenat stejně bohatou nabídku elektronek, ale i tato věc bude časem rozrešena. Potěšilo nás, a jistě i jiné návštěvníky veletrhu, když z výstavy Elektry vyrozuměli, že se s domácimi konstrukcemi počítá, a snad tento ohled bude na příště ještě patrnější.

Z ostatních výstavních prostor, které jsme mohli prohlédnout, spadá do našeho oboru zejména stánek Philips, kde návštěvnici viděli řadu měřicích přístrojů (nový malý pomocný vysílač na podstatě dvoubodového oscilátoru s elektr. ECH 21; osciloskop, fotorelá s totalizátorem, měří vlhkosti obili, elektronkový přepinač a j.), také dvojí provedení magnetofonu, využívaného lisovaacích směsi vysokými kmitočty, přijímače, a výstavku zajímavých technických knih a časopisů jmenované firmy. Ve stánku fy Böhm bylo lze vidět drátnový záznamový přístroj Sonosil, podobný americkým vzorům, s průchodem hlavíčkou, dále ohřívání železných tyčí indukčním topením, proudem 8000 c/s z rotativního generátoru, elektronkové řízení chodu motoru, elektronková relé k samočinnému časování pro bodové svířečky,

fotorelá a mnohé jiné. V rozsáhlé sovětské expozici nechybely ani tentokrát nejrozmanitější ukázky průmyslových výrobků, také z našeho oboru a z techniky slavných průvodců.

Vysílač OK1 PVV nalezl nové působiště ve Veletržním paláci, a dosáhl opět řady spojení se zahraničím.

Měli jsme už příležitost zaznamenat věc naráz patrnou, že totiž po znárodnění a začlenění průmyslových podniků do skupin jednotného rázu mění se PVV z trhu ve vyslovený výstavní útvár. Tuto proměnu nicméně sledují některé složky jen formálně, a tak se stává, že na př. věci elektrotechnické jsou v trojici výstavních prostorů na několika dosti odlehčích místech. Protože jen málokdo zaměstnaný může věnovat prohlídce PVV více než několik hodin, které sotva stačí k projití po délce všech stánků a které jistě nestáčí k podrobné prohlídce, je tím informativní a výchovná cena této instituce poněkud omezena. Člověk prostě nepostačí všechno nalézt a prohlédnout, třebaže je vedení cest mezi stánky upraveno tak, aby návštěvník prošel všeude. I když si netroufáme tvrdit, že by bylo možné rázem a uplně přejít od expozic, seřazených podle podniků nebo stánků k uspořádání podle obo-

rů, což se ostatně zčásti stalo, je snad přece na to zapotřebí pomyslet. Prospělo by to nejen návštěvníkům, ale i referentům novinářským, kteří by v monohých případech měli a chtěli poskytovat svým čtenářům jemněji vypracovaný profil výstavy, než jim to umožňuje nynější úprava.

Jedná jednu věc postrádá návštěvník nedostí směly, aby dovedl při každé potřebě použení hledat informátora, kterých ostatně náleží nazvat: nikoli více prospektů a pestřých letáků, jejichž cena byla a je pochybná, nybrž více stručných a hutných informací, napsaných přímo u vystavených vzorků. Člověk, či spíše štáb lidí ve smyslu pro pedagogické informování by tu měl velikou a záslužnou příležitost, a návštěvníci by si z prohlídky odnesli mnohem více než dosud.

Necht nejsou předchozí slova chápána jako lacino vyslovená kritika věci, které jistě jsou v programu ředitelů výstavy. Kdykoli však vidíme, kolik materiálu a úsilí je věnováno výtvarné stránce PVV a jakou pracovní a finanční položkou jsou ve státním hospodářství, vděčně bychom zaznamenali i další intensivní rozvíjení zámeru učinit PVV pokračující školou průvodců.

MODERNÍ PŘIJIMAČE PRO UKV

Věnujeme dnes pozornost oboru, vyhrazenému zatím nikoli posluchačům, nýbrž radioamatérům specialistům, totiž vlnovým délkám pod 10 m. Nebudeme však hovořit o stabilním vysílačem zařízení s oscilátory, řízenými kryštalem, ani o kličkování nebo o „tónech“ našich stanic, které pracují na ukv. Podíváme se na zařízení přijímací.

Naše situace

Přijimačem našeho průměrného amatéra pro 50 až 60 Mc/s — neřku-li ještě větší kmitočty — je zatím superreakční detektor, předfazený obvykle jednomu stupni než zesilovače. Za velmi pokročilého je považován ten, kdo má před superreakcí ještě vří zesilovač, ať zesiluje nebo naopak zeslabuje. Několik jedinou přijímá v tomto pásmu na zpětnovazební dvojku nebo trojku nemodulované signály, objeví-li se podmínky pro DXy, a najdeme i takové, kteří si sestavili nebo vymyslili nějaký druh konvertoru. Většina z nás však dosud neslyšela, jak příjem na ukv může vypadat. Pro ně je příjem na ukv nerozlučně spjat s enormní hladinou poruch, a očekávaná znamenitá jakoš modulace na ukv, umožněná širokým modulačním pásmem, se scvrkne ve kvalitu mikrofonních vložek pro telefon. Jen několik šťastlivců má moderní tovární přijimače, nebo superhetu konstrukce vlastní, více méně podařené.

Co nám chybí?

Předně vhodné elektronky a součásti, kromě toho však i pouhá vědomost o vhodných elektronkách a moderních zapojeních. Zájemce, který bude chtít vyzkoušet některé z udaných zapojení, najde snad možnost získat elektronku 6J6 nebo pod. Nestačí jen spolehat na malé rozdíry výrobců elektrotechnik RV12 — P2000 nebo 954, 9003 atd., a už se domnívat, že jde o elektronky zvláště vhodné pro 50 až 60 Mc/s.

Vhodné elektronky

Je užitečné použít se z nejnovější literatury o elektronkách a o zapojeních, která se osvědčila na kmitočtech ještě větších — na př. na novém pásmu 144 až 146 Mc/s. E. A. Dedman (G2NH) se radil v své přehledné práci o přijimačích a antenách pro 144 Mc/s [1] vhodné moderní elektronky podle činitele E. N. R. (Equivalent Noise Resistance), čili populárně řečeno podle šumotu. Čím menší je hodnota E. N. R., tím je elektronka pro ukv vhodnější. Tabulka vypadá takto:

Elektronka	Strmost mA/V	Vstupní kapacita pF	E.N.R.
Pentody			
954	1.4	3.4	6600
9001	1.4	3.6	6600
9003	1.8	3.4	—
6SJ7	1.6	6.0	5840
6AK5	5.0	4.0	1880
EF50	6.5	8.0	1400
EF91	7.65	7.0	1200
EF42	9.5	9.5	750
EF54	7.7	6.2	700
Triody			
9002	2.2	1.2	1140
6C4	2.2	1.8	1140
6J6	5.3	2.3	470
6AK5	6.6	4.0	385
Jako trioda			
EC52	6.5	5.2	310

Jak vidíme, všimá si Dedman mimo E. N. R. též vstupní kapacity uvedených elektronek a konečně i jejich strmosti. Strmost žádáme pochopitelně největší, kdežto E. N. R. a vstupní kapacita má být pro účinnou práci vždy menší. Tabulka odhaluje velké rozdíly mezi elektronkami, pokládanými u nás dosud za zvlášť vhodné (954, 9001 atd.), a mezi novými, u nás bohužel prakticky takřka nepoznanými typy 6AK5, EF54 (pentody) a 6J6 (trioda). Dále vidíme, že triody jsou vžebec vhodnější než pentody, a proto jim

Dr Jaroslav STANĚK

budeme osazovat vří zesilovače na ukv, i když bude nutné sáhnout k neutralisaci. U duotriody 6J6 se obejdeme bez neutralisace zapojením podle obrázku, uvedeného dále. Přítom preselektor s 6J6 zesílí signál tak účinně, že druhý vří stupeň před směšovačem je zbytečný. Tolič o elektronkách, které se ukázaly nezbytnými na 145 Mc/s a které tím spíše zlepší náš příjem na 50 až 60 Mc/s.

Přehled možnosti a přijímačů

S uvedenými elektronkami jsou již vlastně nerozlučně spjata náležitá účinná zapojení. Protože pro pohodlnou a vážnou práci na ukv, pro lovce DXů a pro z a v e d e n i dobrého jména našich ukv stanic v cizině je úplně odzvoněno malým transceiverům se superreakčními přijímači, poohlédněme se po lepších přijímačích.

Kdo by se chtěl v každém případě vynout superhetu, najde na obraze 1 pečlivě vypracovaný návod G2WS na zpětnovazební trojku s dvěma obvody [2], osazenou dvěma pentodami Brimar 8D3 a uří triodou 6J5. Je to vlastně náš Pento, řešený však výhradně pro 56 až 60 Mc/s (příp. 50 až 54). Jistě je to přijímač dobrý, jeho obsluha je však chouloustivá, takže se superhetu nevyrovnaná.


Poznámky ke stavbě: všechny čívky jsou navinuty smalt. drátem průměru 0,9 až 1,3 mm na pokolinových trubkách nebo keram. formerech, přišroubovaných ke kostce. Mřížková čívka vří zesilovače má 7 záv., vinutých těsně, antenní čívka má 1,5 záv. a je navinuta kolem „studenného“ konce mřížkové čívky. Čívka detektora má 7 podobných závitů s odbočkou na prvném závitu zdroje. Pásmo je rozloženo mezi délkou 10° a 90°. Čívky mohou být výměnné. Hřídele obou otocných kondensátorů

rů jsou vyvedeny zvlášť. C1 lze nechat na středu užívané části pásmo a případně jím provádět jen jemně doladování. Optimální anodové napětí je 100 až 150 V, má-li reakce jemně nasazovat. Kdyby na zasazovaly oscilace hrubé, změníme hodnotu odporu nad nř tlumivkou nebo hodnotu mřížkového odporu. Vří stupeň musí být dokonale stíněn od detektoru. Nastavení vazebního trimru má vliv na kmitočet detekčního lad. okruhu. — Nahrazení britských pentod 8D3 našimi typy nebude obtížné.

Ukv superhetu mívají jedno nebo častěji dvojí směšování. Bývá to často jen konvertor (první směšování), z jehož výstupu je signál veden do přijímače pro menší kmitočty. Je-li tímto přijímačem superhet, máme před sebou dvojí směšování. V Americe jsou také rozšířeny prosté ukv superhetu s několika málo elektronkami, jejichž mřížkové stupně je zapojen jako superreakční detektor, avšak pro lovce DXů určeny nejsou: nemají dostatečnou citlivost, hladina poruch je v nich poměrně vysoká a pro příjem CW nejsou nevhodnější. Vidíme, že jediným pořádným řešením je superhet, příp. úspornější konvertor (a za ním běžný kv přijímač).

Protože citlivost a hladina poruch jsou dány tím, co se stane se signálem, než dospěje na mřížku směšovače (prvního), zavedeme před směšovač výkonné preselektor. S preselektorem je nutné si pohrávat víc než s celým ostatním přijímačem dohromady. I směšovač musí být ovšem dokonalý.

Zvláštním druhem přijímačů pro ukv jsou konvertory s několika preselektory za sebou, naladěnými tak, aby se na mřížku směšovače dostaly všechny signály celého jednoho ukv pásmo stejně zesílené — vří zesilovač pro široké pásmo, na př. [7], viz obrázek 10 nebo [13]. Oscilátor je pak buď 1. laditelný nebo 2. je oscilátor řízen kryštalem (větší stabilita, lepší tón signálu CW), tedy je neladěný stejně jako vstupní obvody a ladí se vlastně mezifrekvenčí, t. j. přijímačem za konvertem. Toto řešení je na první pohled sympatické, jsou však v něm skryty určité základnosti. Je nutné na př. předem pečlivě zvolit kmitočet krystalu a rozsah „mezifrekvenčí“, v kterém budeme přijímač ladit, aby ani harmonické krystalu ani harmonické oscilátoru v přijímači nespadal do přijímaného pásmo 50 až 54 Mc/s (nebo 56 až 60 a pod.). Za druhé musí být přijímač za takovým konvertem dokonale stíněn, jinak při ladění v hluchém ukv pásmu budeme slyšet všechny silnější krátkovlnné signály, které se nedokonalým stíněním dostaly do přijímače za konvertem. G2NH s takovým zařízením pro 145 Mc/s na př. shledal zážněje v sile S5 až S6 mezi 5. a 6. harmonickou oscilátoru přijímače (HRO!) a

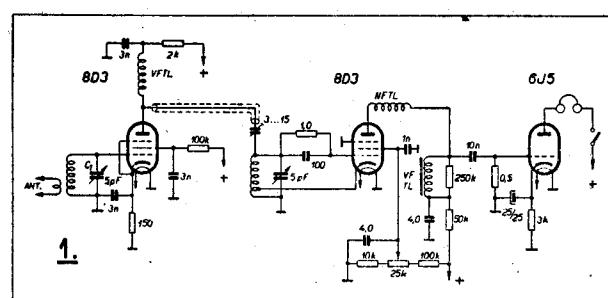

Obraz 1. Primo zesilující třístupňový přijímač s dvěma ladicími obvody, pro 56 až 60 Mc/s. Je jednodušší než superhet, jeho výkon je však menší.

mezi vyššími harmonickými krystalu [1]. — Krystal přitom nebývá pro ukv kmitočet, nýbrž lze s výhodou užít k směšování 3. až 6. harmonické krystalu, kmitajícího na menším kmitočtu (obraz 2). Užitím Pierceova zapojení zde odpadá obvyklý ladici obvod v anodě CO. Pierceův oscilátor je chudý na harmonické, avšak pomocí velkého mřížkového odporu v násobiči kmitočtu získáme víc než dostatečnou amplitudu i 6. harmonické. Pro pásmo 144 až 146 Mc/s se pro tento účel nejlépe osvědčilo zapojení [3], znázorněné na obrázku 3. Předpokládá se tu mezifrekvence laděná od 4 do 6 Mc/s. Kmitočet krystalu musí být 23 333 kc/s, aby 6. harmonická byla 140 Mc/s. Výstupní napětí oscilátoru pro mřížku směšováče je na 140 Mc/s větší než 1 volt, tedy dosti mohutné pro účinné směšování.

Stabilita oscilátoru v konvertoru je na ukv velmi důležitá. Mimo to musí být tón tohoto oscilátoru co nejlepší, aby z přijímaných signálů o t9 nevznikaly hrubé tóny t6. To je také důvodem, proč tak rádi používáme v ukv konvertorech (zvláště pro větší kmitočty — 145 Mc/s) krámenových krystalů. Oscilátor dobrého ukv konvertoru (i bez krystalu) často bývá dvoustupňový: MO-FD. Tedy podobný princip jako při užití krystalu. *Dedman* uvádí [1] pro pásmo 144 až 146 Mc/s a mf = 5 Mc/s zapojení oscilátoru (obraz 4), který běží jako *ultraaudion a ztrojovač*. Pro zjednodušení obsluhy ladí jen ultraaudion, kdežto ladící okruh ztrojovače nechává nastaven na střed pásmá.

Poznámka: 145 Mc/s pásmo zabírá v Británii jen 2 Mc/s, kdežto 5 i 6 metrů jsou pásmo dvakrát širší. Vyhovuje-li stabilita oscilátoru na 145 Mc/s (po ztrojení), vidíme, že na 50 Mc/s vystačíme s oscilátorem samotným, aniž musíme vybírat jeho harmonické. Zapojení na obraze 2, 3, 4 jsem uvedl hlavně jako směrnici pro ukv pokusníky, kteří se pouštějí do větších kmitočtů než 50 až 60 Mc/s.

Na stabilité získáme něco také tim, že zvolíme kmitočet oscilátoru menší než kmitočet vstupního signálu, tedy opačně než v běžné praxi na kv nebo na středních i dlouhých vlnách. Na př. pro příjem signálů 50 až 54 Mc/s a pro mf = 5 Mc/s bude oscilátor laděn od 45 do 49 Mc/s, nikoliv od 55 do 59 Mc/s.

Mf kmitočet není kritický. S ohledem na zrcadla jej volíme aspoň 1,5 ež 2,0 Mc/s (*G5BY* pro 6 metrů [10] používá např. 1,6 Mc/s) a pro příjem 50 Mc/s jej zbytečně nezvětšujeme, ježto při mf = 10 Mc/s už rozehodně máme více práce se souběhem oscilátoru a vstupních obvodů, zatím co zisk na stabilitě snížením kmitočtu oscilátoru není nápadný. Právě použití elektronek s malou vstupní kapacitou





v preselektoru a směšovači nám umožní užití nízké mf (1,5 Mc/s pro příjem 50 Mc/s) bez obavy ze zrcadel, protože malá vstupní kapacita elektronky méně tlumí ladící okruh, jehož Q je na ukv stejně již malé.

Má-li tedy být příjem signálů na 50 až 60 Mc/s nejdokonalejší, t. j. s nízkou hladinou poruch a se značnou citlivostí, dále s dostatečnou stabilitou (udržení stabilního telegrafního signálu nesmí být problémem, nýbrž samozřejmostí), nemá-li být charakter tónu telegrafických signálů měněn v našem přijímacím zařízení a nemá-li být přijimač zbytečně složitý a nákladný, rozhodneme se pro moderní konvertor, který lze pořídit již ze dvou elektronek. Na preselekcii bude bud EF54 nebo 6J6 a směšovač s oscilátorem osadi me nejvýhodněji rovněž onou miniaturní duotriodou 6J6. Výstup z konvertoru půjde do kv přijimače nebo do zvláštního několikaelektronkového mf zesilovače s detekcí (případně přepínatelnou pro AM — FM, na př. [5] a [4]), zázárovým oscilátorem pro příjem CW, s tlumičem poruch a s nf zesilovačem.

Takové mezifrekvenční přístroje — *adaptors* — jsou již po léta uváděny v Handbooku [5]. Podobný návod, řešený však pro úzké pásmo k příjmu FM, vlastně NBFM) i AM na 10 metrech, s mf pásmovými filtry pro 465 kc/s, je podání v práci [4]. Zároveň je tu [4] podrobne vyložen postup sladěování mf části pro příjem FM. Adaptor s mf kmitočtem 465 kc/s je protikladem systému „varif“ [7] v tom, že nám u něho jde o vysokou selektivnost, kdežto adaptor v Handbooku ARRL [5] má selektivnost malou a mf systém „varif“ [7] dokonce zvlášť malou (viz níže). Jestliže se rozhodneme pro stavbu takového zvláštěného mf přístroje, na jehož vstup budeme připínat konvertovery pro různou úkv pásmu, rozhodneme se předem pro náležitý kmitočet, který by vyhovoval jak pro 50, tak pro 145 Mc/s. Bude to asi 5 Mc/s.

Příklad dobrého konvertoru

— je na obraze 5. Vidíme, jak je zapojení přístroje s dvěma duotriodami 6J6 prosté. V preselektoru je užito kathodové vazby mezi oběma triodami, z nichž prvná má uzemněnou anodu (vř), druhá mřížku. Zde není třeba neutralisace, je však bezpodmínečně nutné dokonale vzájemně stínení vstupního a výstupního obvodu preselektoru, zasahující i do objímky pro 6J6. Antenni vazba bude co nejtěsnější, těsnější než jaké je třeba pro maximální sílu signálu. Tím se sníží hladina poruch. (Plati pro všechny preselektory.) Vazba mezi preselektorem a směšovačem je kapacitní, pevnou kapacitou 50 pF, přísp. stejným trimrem, jejž nastavíme na hodnotu nejmenší, která ještě nezměnuje silu signálu. Směšovač SIS je stejný

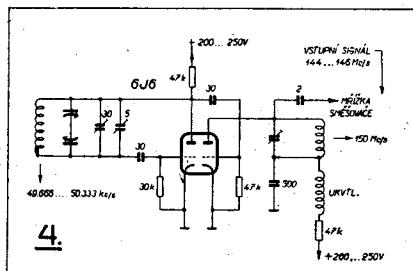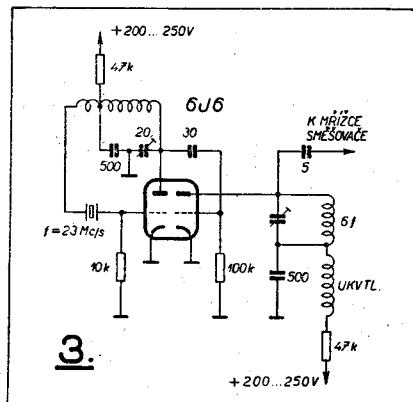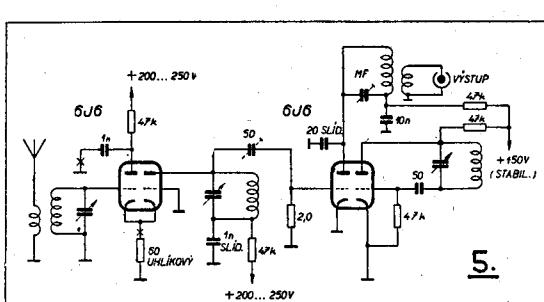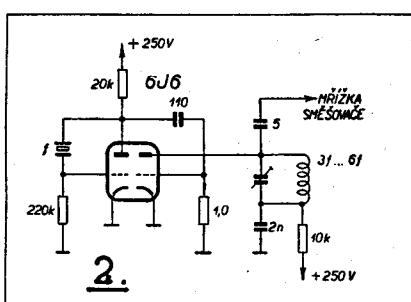

Obraz 3. Krystalový oscilátor s využitím vyšších harmonických. — **Obraz 4.** Oscilátor, zapojený jako ultraaudion a ztrojovač kmitočtu.

jednoduchý jako preselektor a přitom rovněž velmi účinný. Pravá polovina 6J6 je zapojena jako ultraaudion a na ukv se signál tohoto oscilátoru v dostatečné míře dostává do směšovače kapacitní vazby mezi možíčkami elektronky. V anodě směšovače je ladící obvod, nastavený na mf a s ním je vázáno vinutí, připojené na výstupní svorky. Není snad nutné zdůrazňovat, že je výhodné stabilisovat anodové napětí oscilátoru. Naprostě pevná montáž součástí, zvláště v oscilátoru, je samo-zejména.

G2NH užívá v zařízení pro 145 Mc/s vesměs elektronek 6J6, a to dokonce v dvojčinném zapojení. To vyžaduje na přesledek neutralisace, která však není obtížná a je popsána pro amatéry v práci [6] a odtud citována i v [1]. I směsovač má Dedman dvojčinný a injekci z oscilátoru (obraz 4) provádí, jak vidno na obrazu 6, kde je zachycen jeho dvojčinný přeslektor a směsovač.


Podle subjektivního posudku Dedmanova je dvojčinný preselektor s 6J6 lepší než kathodové vázaný s 6J6, tento pak lepší než běžný vf zesiňovalč s EF54, a tato je opět lepší než 6AK5.

(Kopie dvojčinného zapojení u nás bohužel narazí mimo problém s 6J6kami na velkou potíž s otočnými kondenzátory, takže zapojení zůstane asi jen snem našich pokusníků.)

Nejjednodušším a přitom

Obraz 2. Zapojení krystalového oscilátoru pro ukv. konverzor. (Pierceovo zapojení)

Obraz 5. Konvertor s dvěma
kontrolami

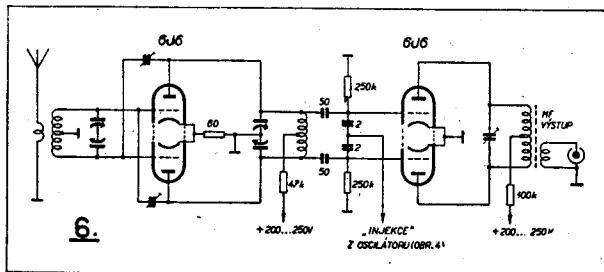

Obrázek 6. Dvojčinný preselektor pro 145 Mc; je prý nejvhodnější z běžných zapojení. — **Obrázek 7.** Jednoduchý preselektor s „televizní“ pentodou.


účinnějším zapojením pro nás zůstává konvertor na obraze 5. Prvou 6J6 (preselektoru) příp. prozatím můžeme nahradit vhodnou vf pentodou. Zapojení [1] pro Philipsovu EF54 je na obraze 7. I v tomto preselektoru volme anténu vazbu nejtěsnější. Malá kapacita mřížkového vazebního kondenzátoru (pro 145 Mc/s jen 10 pF) zmenšuje útlum ladícího okruhu malou vstupní impedancí elektronky EF54. To je zvláště důležité na 145 Mc/s, kde hodnota této impedance je jen asi 1000 ohmů, proti 8000 ohmů na 60 Mc/s. Anoda EF54 je napájena paralelně a vazba se směšovačem je provedena podle metody společnosti General Electric. Je to mechanicky výhodný způsob, poněvadž cívka může být uložena vodorovně a výjdou kratší spoje vazebními kapacitami 50 pF (20 pF pro 145 Mc/s) mezi anodou preselektoru a mřížkou směšovače. U elektronky, které mají *kathodu vyvedenu na dvě nebo více nožiček* (EF54 má 4 vývody pro katodu), neopomeneš využít výhod těchto vývodů [14]. G2NH udává, že s EF54 i s 6AK5 lze pro 145 Mc/s zhotovit přijímač s činitelem hladiny poruch lepším než 8 dB. Theoreticky dokonalý přijímač se stejnou šířkou pásmá a na tomto kmitočtu by měl činitel 0 dB. Přiblížme se tudíž s EF54 a pod. značně nejdokonalejšímu příjmu.

Pokud jde o *sladování ukv konvertoru* nebo superhetu, odkazují na [14] a [11].

Jiný konvertor.

Uvedme jako příklad podrobnějšího návodu na ukv konvertor obrázek 8. Je to práce [8]. Ladění mřížkového okruhu preselektoru je tu nastaveno pevně pro široké pásmo, a přesto je zesílení preselektoru vysoké. Trimr 100 pF umožňuje *přizpůsobení antény*, důležité na ukv. Mf kmitočet je asi 10,7 Mc/s, oscilátor pracuje *zhruba* od 38 do 40 Mc/s pro provoz na 10 m, od 60 do 64 Mc/s pro 6 m a od 134 do 138 pro 2 m. Ve vstupním i výstupním obvodu pentody 6AK5 je využito dvojité vyvedení kathody. Všechny čtyři ladící obvody musí být navzájem dokonale stíněny. Mezi žhavicím obvodem 12AT7, která je žhavena šesti volty, a mezi preselektorem je vf filtr, nutný často při provozu na 2 m, bránící rozložování oscilátoru laděním mřížkového okruhu preselektoru.

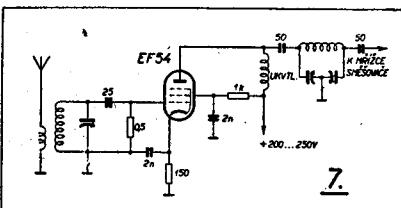Cívky jsou navinuty na malých keramických formerech s železovými jádry (zn. Millen, vzor č. 69041), jen pro 2 m je cívka oscilátoru samosná a bez jádra. Na též pásmu odpadá *vazební kapacita C* mezi oscilátorem a směšovačem, tvořená na 6 m a 10 m dvěma stočenými dráty, uloženými již ve výmenných cívkách. Kdybychom ji ponechali i na 2 m, byl by směšovač přebuzen a výsledkem by



byla vyšší hladina poruch. Na 2 m stačí „injekce“ vnitřními kapacitami elektronky a přívodů. Při přílišné hodnotě C se objeví mimo vyšší hladinu poruch též nízkreslený a velký vliv ladění 2. vstupního okruhu na kmitočet oscilátoru. Při příliš malé hodnotě C pak signál vůbec neuslyšíme. Indukčnost L je spoj mezi anodou směšovače a trimrem v anodovém ladícím okruhu. Tento spoj je 2,5 cm dlouhý, kdežto spoj mezi trimrem a cívkou už může mít jakoukoliv (ale rozumnou) délku. Tento „dlouhý“ spoj nemá takřka vlivu na 10 m, kde elektronky mají velký zisk, avšak na 6 a 2 m vyplývá z délky tohoto přívodu zpětnovazební účinek, který zvětšuje zisk elektronek, normálně u 50 Mc/s již pokleslý.

Výstup z konvertoru je obdobný vstupu: je velice účinný i na poměrně malém kmitočtu (zde 10,7 Mc/s) a odpadají potíže s nastavováním linkové vazby pro náležité přizpůsobení k následujícímu přijímači nebo adaptoru. Tento obvod (t. zv. R — 9'er) provádí přizpůsobení takřka samočinně, a to pro libovolný přijímač. Takový výstup doporučují pro všechny konvertovery.

Při *sladování* tohoto konvertoru postupují jeho autori takto: nejdříve se přesvědčí, zda oscilátor kmitá, a to zkratem lad. kond. (zdánlivě hrubý způsob). Anodový proud oscilátoru při zkratu vzrosté, jestliže oscilátor kmitá. Pak spojí konvertor s přijímačem a ladí přijímač mezi 10 a 11 Mc/s, až se zvedne v určitém místě hladina poruch (i bez antény v konvertoru). Pak doladí výstupní obvod konvertoru na maximum šumotu.

Nato sladí vstupní obvody a oscilátor běžným způsobem (viz [14]). Jestliže se při sladování 2. vstupního okruhu po-


sunuje kmitočet oscilátoru, je C příliš velká a musíme je zmenšit, nebo není stínění ladících okruhů dost dokonalé. — Po nahrazení pomocného vysílače anténu, je nutné nastavit signál na max. sílu trimrem 100 pF na vstupu konvertoru. Nejdeme-li maxim, prodloužíme antenní svod o $\lambda/4$ a pak jej po 5 až 10 cm zkrajujeme, až se podaří maximum najít. Totéž platí pro výstupní „R — 9'er“. Linkou mezi konvertem a přijímačem bude jakostní souosý kabel, nejkratší, pokud je není nutné prodloužit podobně jako antenní svod. Někdy se při příjmu objevuje zvláště vysoká hladina poruch — jestliže oscilátor příliš kmitá (superreakece). Pomoc najdeme v menší hodnotě mř. odporu v oscilátoru.

Konvertor s 6AK5 a 12AT7 dal při proměnování citlivosti tyto výsledky: při vstupním signálu 20 μ V je na výstupu 50 μ V na 10 m, 50 μ V na 6 m a 20 μ V na 2 m, a to takřka konstantně v celém rozsahu jednotlivých pásem.


Konvertor s vyrovnaným citlivostí při min. a max. ladici kapacite.

U ukv (i kv) superhetů se často setkáváme s problémem menší citlivosti při *zavřeném ladicím kondenzátorem*. Tento problém se zvláště projeví tehdy, když zkoušíme zkonstruovat superhet pro větší vlnový rozsah. Firma Hallicrafters Co. vyřešila jednoduše vyrovnaní citlivosti, rostoucí se zmenšováním ladicí kapacity (větší L/C). O'Hefferman (G5BY) užívá [10] metody Hallicrafterů v svém čtyřelektronkovém konvertoru pro 50 až 53 Mc/s (56 až 60), viz obrázek 9. Za dřívěma preselektory s EF54 má další EF54 jako směšovač s injekcí do stínici mřížky. Na oscilátoru má EC52. Injekci do stínici mřížky shledal G5BY u EF54 nejlepší s hlediska poměru signálu k poruchám. EF54 při tomto druhu injekce bohužel zseluje o něco méně než by mohla.

Všechny čtyři stupně O'Heffernanova konvertoru jsou laděny (na společném hřídeli) zvláštními kondenzátory s rozštěpeným statorem o max. kapacitě 6 + 25 pF, vyrobenými z původního kondenzátoru 25 + 25 pF ubráněním desek z jednoho statoru. Vidíme, že při zavřeném kondenzátoru vzniká kapacitní dělící z kapacit 6 a 25 pF (asi 1:4), který působí, že se na mřížku následující elektronky dostává více napětí dvakrát větší než při otevřeném kondenzátoru, kdy jsou kapacity dělítce (počáteční kapacity obou sekcí kondenzátoru s rozštěpeným statorem) skoro stejné (1:1). Samozřejmě je tento způsob vyrovnaní citlivosti přijímače při různém L/C zvláště účinný při větších vlnových

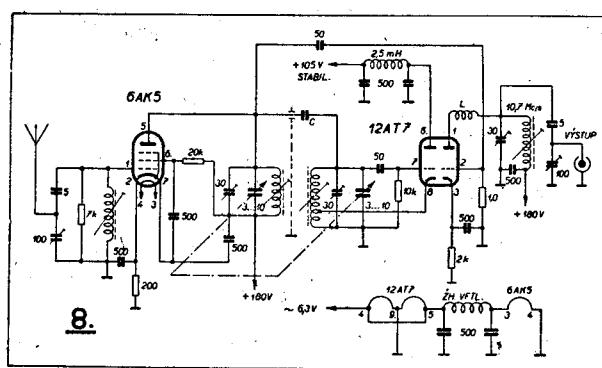

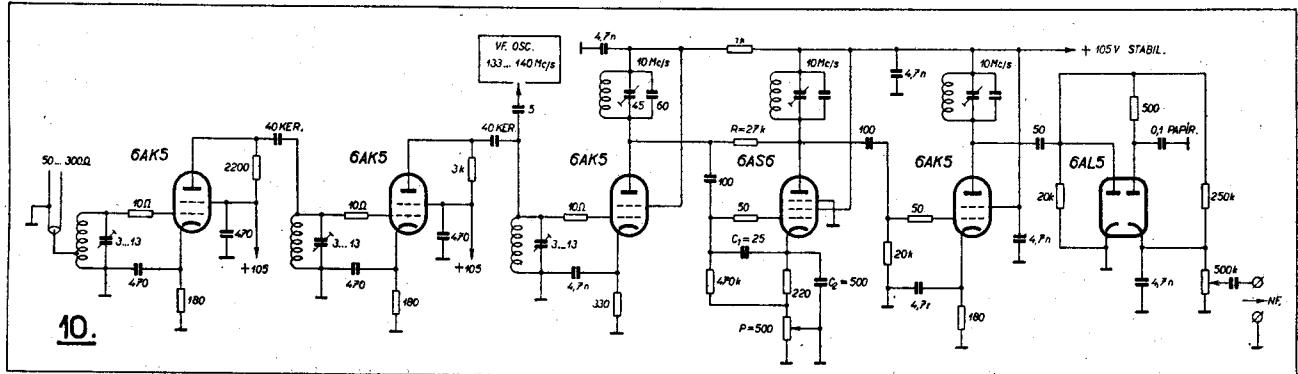Obrázek 8. Ukv konvertor, uvedený jako příklad konstrukce a vyvažování.



rozsazích (pro které je také vypracován), kdo však trochu experimentoval s ukv superhety, jistě na problém různé citlivosti na začátku a na konci rozsahu narazil, a proto methodu Hallicrafteru ocení.

Protože G5BY dosáhl zvlášť významných úspěchů na 6 m, uvedeme o nich i o jeho konvertoru něco navíc.

Všechny čtyři stupně má vzájemně dokonale stíněny, každý z nich má uložen ve zvláštní kovové vaničce. Všechny čtyři otočné kondensátory jsou na společném hřídeli. Původní rozsah byl 56 až 60 Mc/s, protože však se v r. 1947 objevily tak příznivé podmínky pro DXy a objevily se nové a větší možnosti s pásmem 50 až 54 Mc/s, posunul G5BY rozsah konvertoru prostým stlačením trimrů nad jednotlivými ladicími kondensátory na hodnotu 20 až 26 pF. Cívky, s jejichž nastavováním měl před tím zajistě dost práce, zůstaly neporušeny a nový ladici rozsah 50 až 53 Mc/s stačil překrýt nejužíváníší % nového pásma. J když tento způsob znamená značné ztráty proti takovému zvětšení indukčnosti, kdy by trimry byly nastaveny přibližně na minimum, ukázala se účinnost konvertoru po dodaření na 50 Mc/s pouhým stlačením trimrů jedinečná: během října a listopadu 1947 přijal svým konvertem G5BY na 50 Mc/s 135 různých DXů, mezi nimi čtyřikrát Již. Afriku. Egypt, Suezský průplav (vše fone), zbyvajících 129 stanic bylo v USA a v Kanadě. Slyšel a identifikoval všechny distrikty W (až na W7), a v tom bylo 25 různých „Států“! Slyšel na 50 Mc/s i harmonické kmitoty profesionálních stanic z Jižní Ameriky i z Asie. Austrálie zůstala jedinou pevninou, jejíž signály nemohl na 6 m bezpečně identifikovat. Jak se zdá, lze očekávat, že přepychový zlatý pohár floridského „Klubu Palmové Zátohy“, přichystaný pro amatéra, který první dosáhne WIAC na 5 nebo 6 m, se jednou skutečně dočká majetníka.

V konvertoru G5BY si všimněme pro-

Obraz 10. Ukv superhet systému varif, s nastavitelnou šíří pásma.

měnné antenni vazby 1. preselektoru s druhým, rovněž nastavitelné, avšak zde jen jednou pro vždy. Vazbu 2. preselektoru se směšovačem provedl G5BY již jen kapacitně, fixně, na odboku mřížkové cívky směšovače (přes 50 pF, odboku skoro ve čtvrtině cívky od mříž. konce). Celé schema je v uvedené práci O'Heffer-nové [10].


Cinnost trimrů 15 pF nad větší „polovinou“ ladicích kondensátorů je jasná, jestliže si uvědomíme právě okolnost, že trimry jsou nad touto „polovinou“ ladicí kapacity: mají hlavní vliv na max. kapacitu ladicího kondensátoru. Tím předně dovolují sladování konvertoru na konci menších kmitočtů, za druhé určují ladici rozsah (spolu s ostatními veličinami) a konečně určují pomocí vyrovnaní citlivosti konvertoru při počáteční a konečné kapacitě otočného kondensátoru. Všechny tyto tři body si ovšem musíme představit doplněny slovy „do jisté míry“. Bohužel se nastavováním těchto trimrů mění tři různé věci, to však nevadí, dá se říci, že v mezech předepsaných hodnot je harmonie všech tří funkcí zachována.

I při malém L/C , kdy G5BY dotáhl prostě trimry, aby se dostal na 50 Mc/s, je konvertor tak účinný (ne že by tedy jen fungoval), že se jeho autoru podařilo přečíst slaboučké signály, které vůbec nemohl zachytit konvertem s knoflikovými elektronkami (Acorn)!

Systém „VARIF“

Obraz 10 seznamuje naše amatéry po první se systémem „varif“ — variable bandwidth intermediate frequency system [7]. Jde o přijímač pro pásmo 145 Mc/s, laditelný od 143 do 150 Mc/s, který má šířku mf pásma nastavitelnou libovolně v mezech od 40 do 750 kc/s potenciometrem P v kathodě 6AS6. Před směšovačem má dva preselektory s 6AK5 a s pevně nastavěnými (třemi) vstupními obvody propouštět takřka rovnoměrné pásmo široké 7 Mc/s. Přitom zisk obou preselektorů je asi 33 dB. Přijímač je laděn jen

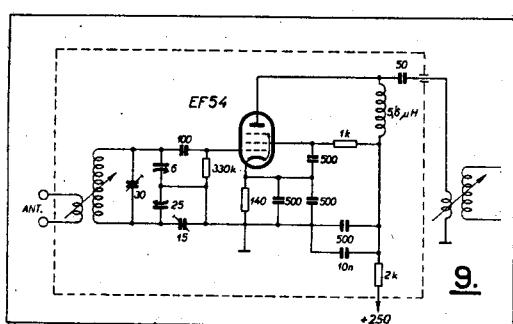Obraz 9. Úprava podle Hallicraftera, která použitím rozštěpeného ladicího kondensátoru s nestejnými částmi vyrovnává pokles citlivosti při zařazeném ladicím kondensátoru a větším rozsahu.



oscilátorem. V původním zapojení je ECO s cívou shodnou s cívky vstupními, s otočným kondensátorem 3 až 7 pF, mimo trimr 3 až 13 pF. Ladění se děje v mezech menších než 7 Mc/s, aby bylo pásmo 144 až 148 Mc/s (USA) rozestřeno asi na 1/3 stupnice. Původní ECO je v schematu úmyslně vyneschal, neboť je překonán zapojením MO-FT, viz obraz 4.

Odpory 10 ohmů v řídících mřížkách vstupů zabraňují parasitum na 280 Mc/s a jejich vliv na citlivost je zanedbatelný: zeslabují úhrnem o méně než 0,17 dB.

Cinnost systému „varif“ je v principu tato: změnou P se mění strmost elektronky 6AS6, na níž závisí zisk tohoto stupně. Při menším zisku je na svorkách odporu R menší napětí a odporem teče menší proud. Tento proud teče nejen odporem R , nýbrž i mřížkovým okruhem. Proměnný proud představuje tedy proměnnou záťez mřížkového ladicího okruhu elektronky 6AS6. Potenciometrem P bychom takto už mohli měnit šířku pásma. Avšak při menší šířce pásma je zároveň zisk stupně menší. Potřebujeme tedy tento zisk současně stejnou měrou zvětšovat, aby při různých šířkách pásma byl zisk stálé stejný. Tuto kompenzaci provádí automaticky směšovací elektronka 6AK5, a to takřka rovnoměrně, i když má strmost jinou. Kompensace je následkem toho, že mřížkový ladicí obvod 6AS6 je zároveň anodovým zatěžovacím odporem směšovače, takže při menším zesilení 6AS6 (uzší pásmo, ladicí okruh „méně záťzen“) má směšovací 6AK5 větší zisk.

Zavedení odporu $R = 27 \text{ k}$ do obvodu musí však být vykompensováno negativním odporem, který představuje kapacitu C_1 a C_2 nad ladicím okruhem (jakýsi Colpitts). Hodnota C_2 je kritická, chceme-li se vyhnout nežádáným oscilačím v 6AS6. Správná hodnota je ta, která ještě právě nezpůsobi oscilace, a mění se podle kapacit přívodu. Najdeme ji snadno takto: klesá-li zisk přijímače při zvětšování hodnoty P k maximu, značí to, že je C_2 příliš velká a musíme je změnit.

Na obrazu 10 je detektor spojen s omezovačem poruch, za nímž ovšem ještě následuje nf zesilovač (nenf kreslen).

(U diodových omezovačů poruch, které se k u podivu mnohým amatérům neosvědčují [ani v továrních přístrojích!] doporučuje WIPIM zmenšit žhavicí napěti diody o 28 %, což má zpravidla zářecný účinek, aniž činnost elektronky 6H6 a p. nějak utrpí.)

Zapojení „varif“ je skvělým rozřešením

* Viz odvození na str. 224 t. 1.

ZAJÍMAVÁ

Elektronický časový spinač

S elektronickými časovými spinači pro fotografické zvětšování seznámili se naši čtenáři již v roce 1947 (viz č. 3, str. 66 a č. 9, str. 255). Lednové číslo čas. *Electronics* (str. 101) obsahuje popis přístroje, který nejen sám rozvíjí a zhasne žárovku zvětšovací, ale současně určí správnou expozici (obrazec 1). Tvoří jej dvě části, vlastní spinač, osazený plynovou triodou (se studenou katodou) OA4G, a z fotony s desetistupňovým násobičem elektroň, 931 A, zakreslen jenom pět stupňů. Fotona spočívá vedle zvětšovacího objektivu; dopadá na ni světlo odražené z osvětlovaného fotograf. papíru.

Funkce přístroje: Po zaostření a vložení citlivého papíru do zvětšovacího rámečku stiskneme tlačítko *T*. Vinutím relé *A* projde proud a spojí tak kontakt *a*; tím se připojí žárovka a obvod spinače na síť. Dotyk *a* přemostí tlačítko *T*, takže i po jeho rozpojení zůstane relé přitaveno. Dotyk *a*, který vybíl kondenzátor *C* přes odporník *R* po ukončení předcházejícího zvětšování se otevře. Elektronku OA4G neprochází zatím proud: pro zapálení potřebuje impuls asi 90 V na mřížce, a protože je *C* vybit, je mřížka prozatím na nulovém potenciálu.

Na kathodu *K* elektronky 913A dopadá odražené světlo, a elektronka prochází tím větší proud, čím je osvětlení větší, čili elektronka nabije kondenzátor *C* tím rychleji, čím je papír intensivněji osvětlen (negativ řídí, zvětšení menší). V okamžiku, kdy napětí na *C* dosáhne asi 90 V, elektronka OA4G zapálí, relé *B* přitáhne, bude rozpojován obvod *A*, kontakt *a* je odpadné, žárovka zhasne, a je vybitím *C* připraví přístroj pro další expozici. Zařízení určuje tedy správnou expozici dobu během osvětlení a tedy i nezávisle na kolísání světelných poměrů (kolísání slunečního napěti, případně dclonění během expozice atd.) při expozici. Pro citlivost jednotlivých papírů přizpůsobíme přístroj jednou pro celou práci potenciometrem *P*.

Aby nabíjení kondenzátoru probíhalo lineárně, je fotonka napojena z transformátora s napětím 1000 V; působí současně jako usměrňovač střípky. Napětí na jednotlivých elektrodách jsou stabilisovány malými doutnavkami, zvětšující se kondenzátory paralelně k doutnavkám podporují rychlé zapálení při kladných půlperiodách. Fotonka, umístěná i se stabilizačními doutnavkami v malém pouzdro vede zvětšovacího objektivu, je připojena k ostatnímu přístroji třípramenným kabelem (svorky 1-2-3). Tato, jistě ne příliš nákladná pomůcka, značně zrychlí a zlevní provoz všech větších laboratoří, i když zcela menšího počtu stanovení osvětlení zkušebním proužkem na nejdůležitějším místě zvětšovaného obrazu, protože sbírá světlo z obrazu celého a stanovuje expozici vzhledem na průměrné osvětlení.

Nový stabilisační obvod

Stabilisátory s elektronkami patří pro stálost a snadnou regulovatelnost k nejoblíbenějším laboratorním zdrojům s napětím. Dobré přístroje tohoto druhu mají stabilitu větší a vnitřní odporník (tak zv. střídavý) menší než olověné akumulátory, které byly do nedávna nejdokonalejšími laboratorními zdrojem.

V *Electrical Engineering Dep.* na universitě v Dakotě vyvinul prof. Y. P. Yu nový obvod, který theoreticky může dávat napětí zcela stálé, nezávislé na odběru a kolísání sítě, protože nepracuje na principu servomechanismu (pro jehož funkci je vždy zapotřebí malé odchylinky od správné hodnoty), nýbrž na principu kom-

problémů, jak přijímat na jeden přijimač stabilní signály, řízené krystalem i signály modulovaných oscilátorů, aniž přitom dojde k ohromným ztrátám na zesílení, jinak obvyklým téměř u všech přijimačů s šířkou pásmá větší než 100 nebo 150 kc/s. Zdálo by se, že popis systému „varif“ nepatří do statí o zařízeních pro lovce ukv DXu, avšak není tomu tak: při hledání podmínek bude „varif“ dobrým pomocníkem, jestliže zahájíme poslech s šířkou pásmá 750 kc/s.

Ke konstrukci ještě několik pokynů: všechny odpory v obraze 10 jsou pro zátištění $\frac{1}{2}$ wattu, odporník *R* musí mít co nejmenší kapacitu mezi vývody, všechny kapacity mají slíďové dielektrikum, pokud nejsou označeny jinak. Cívky mf ladících okruhů mají po 30 záv. drátu 0,25 (smalt) a jsou vinuté těsně závit vedle závitu na formeru o průměru 4,5 mm. Jejich vývody jsou pevně připájeny k ladícím kapacitám, vždy 60 pF pevný slíďový kondensátor a keramický trimr 7 až 45 pF. Každý ze tří mf ladících okruhů je uložen v malém střílnicím krytu. Vstupní cívka má po čtyřech záv. vnitřního průměru 6 mm, drát 1,0 mm (smalt), délka vinutí 15 mm. Změna ladící kapacity o 1 pF rozloží okruh asi o 1 Mc/s. Cívky jsou připájeny přímo na keramické trimry (délka přívodů max. 6 mm). Vstupní ladící obvody jsou uloženy pod kostrou a v kostře jsou otvory k nastavení trimrů shora. Prvá cívka má odbočku na polovině závitu zdola k přizpůsobení antenní linky o impedanci 50 až 75 ohmů. Pro linku 300 ohmů je odbočka na $\frac{1}{8}$ záv. zdola, avšak i při ne přesnému nastavení je změna v hladině poruch nepatrň. Všechny spoje jsou co nejkratší.

Poznámky a pokyny k ukv antenám

Z uvedených odstavců a schemat sami vidíme, co nám chybí na ukv.

S podobnými konvertory dosáhl britští amatérů na 145 Mc/s od 1. září 1948, kdy jim bylo toto pásmo uvolněno, již prve noči řady spojení na vzdálenost větší než 100 mil a později vzdálenost zdvojnásobil. Dnes už mají za sebou řadu mezinárodních spojení s Francií, Belgii a Holandskem (s max. příkonem 25 W!). Největší dosažená vzdálenost v Evropě na 145 Mc/s je zatím 390 mil (asi 625 km) mezi stanicí britskou a holandskou, v Americe mají zatím rekord W3GV a WOWGZ na vzdálenost 1056 km.

K těmto úspěchům nestačí samotné podmínky a samotné nejlepší přijimače. Je nutná i účinná antena, která přijimač dodá z vysílače nějaký ten mikrovolt nebo alespoň jeho zlomek. To platí i pro přijimač, i pro vysílač. Zvednutí antény o každý metr znamená pro DX zesílení, jakého bychom těžko dosáhli jinými prostředky, zvláště máme-li příkon omezen. M. R. Ludwig [12] uvádí diagram, z kterého je vidět, jak se zvedá hladina signálu s rostoucí výškou antény nad zemí. Zvednutí antény dvakrát (tříkrát) zesílí signál o 6dB (9dB)! Zvedneme-li zároveň anteny na obou stranách (u přijimače i u vysílače), a to opět dvakrát (tříkrát), zesílí signál již o 12 dB (18 dB)! To už je zesílení moderního preselektoru s 6J6 (asi 15 dB na 50 Mc/s).

Směrovky s třemi nebo čtyřmi prvky, uložené co nejvýš, nejsou zbytečné. Rekordmania pásmá 145 Mc/s mají antény s dvanácti (W3GV) i šestnácti (WOWGZ) prvky, ve třech, čtyřech vrstvách

o čtyřech prvcích $\lambda/2$ nad sebou a náležitě napojených. Fotografie antény W3GV (který je, mimochodem, předsedou spol. *Bliley*, vyrábějící křemenné výbrusy), byla vyobrazena v CQ, prosinec 1947, str. 30.

Je sice pravda, že stačí „jakoukoliv antenu dostat do éteru trochu v energii“ (výrok autorů loni), aby došlo na ukv k vzácným dálkovým spojením, když se objeví podmínky pro troposférické šíření, nikdy však nezapomínejme, myslíme-li na anteny (následující část odstavce je překlad z přednášky Dedmanovy [1]), „že veškeré vyzařování z antény v horizontálním úhlu, větším než asi 1° je ztracené pro troposférické šíření, které je základem všechno mimo čisté místní spojení. To znamená se stanoviska přijmu, že všechny poruchy a všechna rušení přijaté antenou pod úhlem větším než 1° jen zvyšují hladinu poruch, aniž jakkoliv přispějí k zvednutí síly signálu. Studujeme-li vertikální vyzařovací diagramy všeobecně používaných antén, zjistíme, že na př. z oněch vzácných 25 W max. příkonu, povolených v Británii na 145 Mc/s, čini hodnota výkonu vyzařovaného pod úhlem menším než 1° jen asi miliwatt!“

Poslední odstavec by měl být otiskován jako předmluva ke všem kapitolám o ukv antenách, aby zájemci pochopili druhý hlavní smysl směrovky, t. j. méně poruch a rušení, rovnocenný s prvním — s účinkem směrovým.

Závěr.

Po prostudování literatury, uvedené na konci tohoto pojednání musí objektivní čtenář uznat, že poměry na amatérských ukv u nás jsou zatím bohužel úplně zastalé. A nestáčí naříkat v časopisech a vyzývávat amatéry, aby před superreakční detektor dávali „oddělovací“ stupeň (o zesilovači se raději výběr nemluví). Cesta je jiná: čs. amatérů, probudte se! Pryč se superreakčními detektory! Jsou jiné, lepší možnosti.

Literatura:

- [1] E. A. Dedman (G2NH): Receivers and Aerials for the 144 Mc/s. Band. Proceedings of the R. S. G. B. č. 6, 1949.
- [2] W. A. Scarr, M. A. (G2WS): The „Vade mecum“, an efficient T. R. F. receiver for the 60 Mc/s. band. R. S. G. B. Bulletin, květen 1947.
- [3] E. W. Johnson (W2UXA) and Marvin Bernstein (W2PAT): Simple Crystal Control on 144 Mc, QST, říjen 1948.
- [4] Edw. W. Nield (GW3ARP): A Narrow Band F. M. Adapter. R. S. G. B. Bulletin, prosinec 1948.
- [5] The Radio Amateur's Handbook (A. R. R. L.) 1946, str. 334: A Broad-Band 5-Mc F.M./A.M. I. F. Amplifier.
- [6] R. C. A. Ham Tips, květen 1948.
- [7] L. P. Neal (W1OQK) and H. B. Wells (W1WS): The Varif — A New Receiver for 2 Meters. CQ, listopad 1947.
- [8] W. C. Loudon (W2QZO) and G. H. Floyd (W2RYT): A New Converter for 10, 6 and 2. CQ, leden 1948.
- [9] C. F. Bane (W6WB): More Signal - Less Noise! CQ, prosinec 1947.
- [10] H. L. O'Heffernan (G5BY): 6-Meter DX Man's Converter. CQ, březen 1948.
- [11] Robert B. Tomer (W1PIM): A Miniature 2-Meter Superhet, CQ, srpen 1948.
- [12] M. R. Ludwig (W0QHC): Propagation and Antennas Above 50 Mc/s, QST, leden 1949.
- [13] The Radio Amateur's Handbook (A. R. R. L.) 1948, str. 130: A Bandpass Converter for 14, 28, and 50 Mc.
- [14] The Radio Amateur's Handbook (A. R. R. L.) 1946, str. 329: A High Performance Converter for 50 and 144 Mc.

ZAPOJENÍ

pensačním (obraz 2A). Zapojení využívá známé vlastnosti pentod, které při konstantním napětí na stínici mřížce (E_1 a E_2 znázorněno bateriem) a s velikým (neblokováným) kathodovým odporem (R_1 a R_2) představují zdroj stálého proudu, nezávislého na kolísání anodového napětí (zde E_b). Předpokládajeme, že obě elektronky jsou shodné. Dokud bude $E_1 = E_2$, bude proud, procházející elektronkami V_1 a V_2 , stejný a napětí na kondenzátoru C konstantní (E_c). Napětí E_1 učiníme konstantní na př. doutnavkou, napětí E_2 budeme odebírat ze svorek E konst. Zvětší-li se E_2 (na př. zmenšením odběru z E konst. nebo zvětšením napětí sítě), zvětší se proud elektronkou V_2 . Jelikož V_1 prochází neměným proudem, odebírá V_2 rozdíl $I_2 - I_1$ z C , a tím jej vybije. Napětí na C klesá, odpor elektronky V_3 roste, čímž se zmenší E_2 a proud I_2 klesá na hodnotu I_1 . Děj pokračuje až $E_2 = E_1$. Potom je $I_2 = I_1$ a vybijení kondenzátoru se zastaví. E konst. je potom přesně stejně jako bylo před počátkem regulace. Opačně probíhá cyklus při zmenšení E_2 . Výhodou obvodu je kromě uvedeného kompenzačního principu, že pro velkou citlivost nevyžaduje mnohofázových ss zesilovačů.


Úplné zapojení je na obrazu 2B. Napětí E_2 přivádí se na V_2 přes stabilizační doutnavky R_1 a R_2 , takže skoro celé změny E konst. dostanou se na stínici mřížku V_2 . E_1 pro V_1 je vytvořeno doutnavkou R_3 a regulací napětí E_c z kondenzátoru C jde na mřížku V_3 další elektronku V_4 , zapojenou jako kathodově vázaný stupeň, která zrychluje opačnou změnu E_1 cyklus stabilizace. Stabilita je podle pokusu větší než 0,25 % při změně zatížení o 40 % a změně siťového napětí $\pm 20\%$. Ještě dokonalejší regulace je možno dosáhnout použitím suché baterie na místě R_3 . — (Electronics, 49/květ./70.)

Neutralisace v nf zesilovači

Budíme-li nf zesilovače z generátorem o značném vnitřním odporu R_o , je kmitočtová charakteristika určena převážně součinem R_o a vstupní kapacitou zesilovače. Tuto kapacitu můžeme značně změnit vhodným zapojením kathodové vázaného zesilovače, nebo zcela odstranit neutralisací, zcela obdobně jako se to dělalo kdysi u vf zesilovačů v přijimačích

Obraz 3A. Princip neutralizovaného nf zesilovače. —

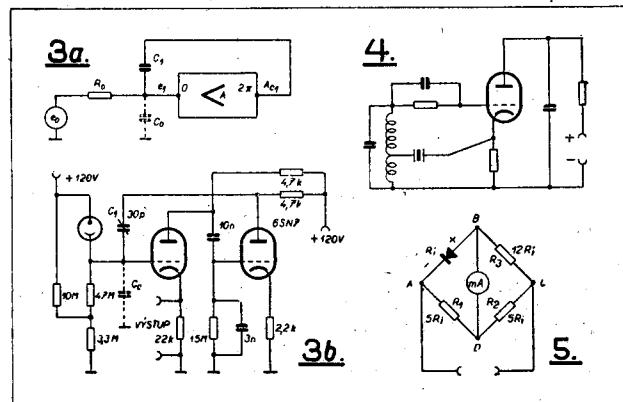Obraz 3B. Zapojení nf předesilovače pro fotonku s neutralizovanou vstupní kapacitou. — Obraz 4. Stabilní oscilátor, řízený krystalem, využívající seriové rezonance krytalového výbrusu, což činí jeho kmitočet nezávislým na vlastnostech polepů. — Obraz 5. Zapojení dvoucestného usměrňovače pro měření přístroj s jedním usměrňujícím elementem.



nebo dodnes u vf zesilovačů vysílačů.

Podstatou nf neutralizace je na obrazu 3A. V výstupu zesilovače (předpokládáme dokonalý zesilovač, jehož zisk A je stejný pro všechny kmitočty) přiváděme na vstup přes kondenzátor C_1 zesílené napětí e_1 stejné polarity jako e_1 (znamená to, že zesilovač musí mít sudý počet stupňů s uzemněnou kathodou). Z podmíny, že pro dokonalou neutralizaci nesmí těci R_o žádný proud, vypočteme kapacitu C_1

$$C_1 = \frac{C_0}{A-1}$$

Položíme-li si podmínu, že $C_1 = C_0$ (v tom případě lze neutralizovat nejsnáze), musí být zisk zesilovače $Z = 2$. Mohli bychom potřebné neutralizační napětí odebírat přes dělič z vlastního zesilovače, je však lépe použít zvláštního stupně. Zapojení zesilovače pro fotonku je na obrazu 3b. Elektronka je dvojitá trioda, jejíž první část je zapojena jako kathodový stupeň pro odběr výstupního napětí, a jako stupeň se silnou neg. zpětnou vazbou pro napětí kompenzační. Druhý zesilovací stupeň má rovněž silnou neg. zpětnou vazbu (neblokováný kathodový odpór), takže zisk zesilovače je přibližně $Z = 2$, je stálý v širokém rozsahu kmitočtů a skoro nezávislý na vlastnostech elektronky. Z anody druhé triody jde zesílené napětí přes vzduchový trimr 30 pF na vstup zesilovače. Správným nastavením C_1 je možno $10\times$ rozšířit rozsah zesilovače na straně vyšších kmitočtů jak bylo ukáženo pokusem a uvedeno v citované práci. — (V. H. Attree, The neutralisation of Input Capacitance on Lf. Amplifiers. El. Eng. 49/květen/62). (Viz také str. 225. „Náhrada blok. kondenzátorů“, kde je poslední údaj méně optimistický.)


Stabilní krytalový oscilátor

Pod č. 2 452 951 získal D. E. Norgaard patent na zapojení oscilátoru, řízeného krystalem, které využívá seriové rezonance krystalu a tím činí jeho kmitočet oscilátoru v širokých mezech nezávislý na kapacitě a tlaku polepů krytalového výbrusu. Jak je vidět ze schématu 4, je zapojení kombinací oscilátoru se zpětnovazební odběrkou v kathodě s oscilátorem řízeným krystalem. Zpětná vazba může nastat jen tehdy, je-li obvod naladěn na seriovou rezonanci krystala, protože pouze v tom případě je impedance krystalu rovna přibližně nule a zpětnovazební napětí kathodové se dostane do ladící cívky. Proti normálnímu oscilátoru, řízenému krytalovým výbrusem je prý toto zapojení méně chouloustivé na kolísání napětí v elektronce a krystal je méně proudově namáhan. (Radio Electronics, 49/květ./66.)

Dvoucestné usměrňení s jedním usměrňovačem


Zapojení na obrazu 5. dává s jedním usměrňovacím článkem dvoucestné usměrňení pro měřicí přístroj a poráží tak v jednoduchosti všechna zapojení, která dosahují dvoucestného usměrňení s méně než čtyřmi usměrňovači (na př. E 49/C, 6/str. 140). Abychom si osvětlili funkci, předpokládejme, že všechny odpory jsou $1 \text{ k}\Omega$ a že odpor usměrňovače je ve směru propouštění $200 \text{ }\Omega$ a zpětný odpór $30 \text{ k}\Omega$. Uvažujme okamžík, kdy svorka A má kladné napětí $+10 \text{ V}$ proti svorce C . Na svorce D je v tom okamžíku napětí $+5 \text{ V}$ ($R_1 = R_2$). Jelikož usměrňovač v tom okamžíku propouští, je jeho odpor $200 \text{ }\Omega$ a na svorce B je kladné napětí $+1,67 \text{ V}$ ($R_3 = 1000 \text{ }\Omega$). Mezi D a B je tedy rozdíl napětí $3,35 \text{ V}$ s kladným polem na D . Tato úvaha platí ovšem bez změny pro každý okamžík průběhu každého st napětí v půlperiodě, kdy A je proti C kladné. Uvažujme nyní druhou půlperiodu, ve které má svorka A záporné napětí -10 V proti svorce C . Jelikož odpor usměrňovače je nyní $30 \text{ k}\Omega$, je na B napětí $-9,67 \text{ V}$ a na D napětí -5 V . Rozdíl napětí mezi B a D je nyní $4,76 \text{ V}$ při čemž je kladný pól zase na D . Jak vidíme, dává zapojení dvoucestné usměrňení, i když v našem případě nejsou obě půlvlny stejně veliké. Početní rozbor ukázal nejvhodnější hodnoty R_1 , R_2 , a R_3 k odporu R_i usměrňovače ve směru propouštění (hodnoty jsou vyznačeny jako násobky R_i ve schématu). S přístrojem $1 \text{ mA}/100 \text{ mV}$ je možno dosáhnout při těchto optimálních poměrech citlivost pro st napětí $400 \text{ }\Omega/\text{V}$. Výhodou zapojení je jednoduchost, nevhodnou počáteční rozsah napětí. Hodí se tedy toto zapojení dobré pro st voltmetry, méně dobré pro st ampérmetry, nechceme-li ovšem použít měřicího transformátoru. Velikou předností je však, že zpětný proud neprotéká přístrojem a že poškození usměrňovače při přetížení je skoro vyloučeno. Radio-Electr. 49/květ./47.)

Ing. Otakar Horna

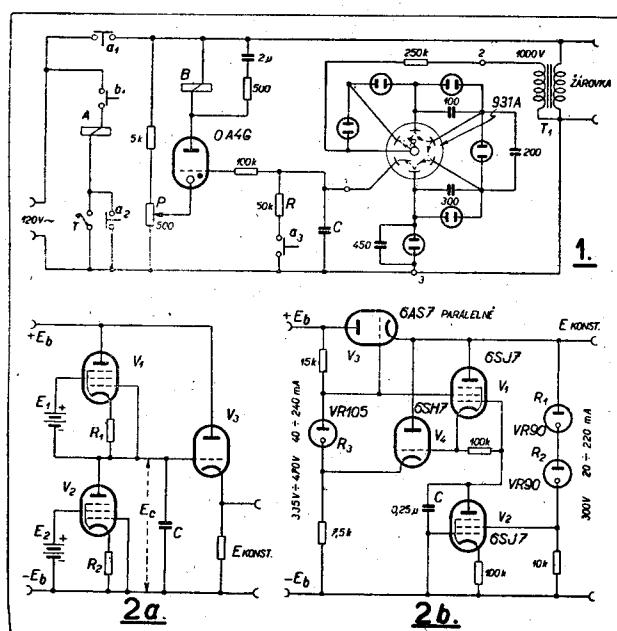

ZESILOVÁČ S UZEMNĚNOU ANODOU

jako negativní odpor

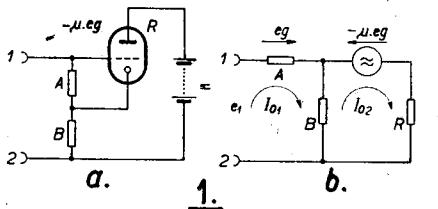

Obrázek 1a. Zjednodušené zapojení obecné úpravy zesilovače s uzemněnou anodou. Odpor anodové baterie zanedbáváme. — Obr. 2b. Náhradní schéma téhož obvodu s vyznačením obvodových proudů a smyslu hlavních napětí.

Název této statí zní na prvý ráz nezvykle. V referátech o použití „katodového sledovače“ nacházíme jako jeho významnou vlastnost mohutnou zpětnou vazbu negativní s obvyklými důsledky, a vazba pozitivní, podmínka vzniku negativního odporu, se zdá být vyloučena. A přece za jistých okolností vyzkouší svorky 1, 2 na obrázku 1. negativní odpor, který je s to uvést do oscilačního pripojení resonančního obvodu.

Pro snazší psaní označme obecné, zatím blíže neurčené zdánlivé odpory latinskými versálkami: A je zdánlivý odpór (impedance) mezi mřížkou a kathodou, B je impedancia mezi kathodou a zemí. Dále: R je vnitřní odpór elektronky, která svým zesilovacím účinkem vytváří vnitřní elektromotorickou sílu $-\mu e_g$. Náhradní schéma této soustavy je na obrázku 1b, a s použitím řešení s obvodovými proudy I_{01} , I_{02} , zatím neznámými a vyznačenými co do zvoleného smyslu šípkami, můžeme psát pro oba obvody podle Kirchhoffova zákona o napětích:

$$e_1 = (A + B) I_{01} - B I_{02} \quad (1)$$

$$0 = -B I_{01} + \mu e_g + (B + R) I_{02} \quad (2a)$$

Mřížkové napětí e_g , které řídí elektronku, můžeme vyjádřit součinem z impedance mezi mřížkou a kathodou, kde e_g působí, a proudu I_{01} , který tudy protéká:

$$e_g = A I_{01},$$

takže druhou rovnici můžeme psát:

$$0 = (-B + \mu A) I_{01} + (B + R) I_{02} \quad (2)$$

Získali jsme soustavu dvou rovnic s dvěma neznámými I_{01} , I_{02} , z nichž můžeme vypočítat všecky prvky daného obvodu. Zajímá nás jen vstupní odpór na svorkách 1, 2, a ten můžeme vypočítat jako poměr napětí e_1 , které je dáno, a proudu I_{01} , který svorkami 1, 2 ze zdroje odteká. Postačí tedy z uvedených rovnic najít I_{01} . Z rovnice (2) vyjádříme

$$I_{01} = \frac{B - \mu A}{B + R} I_{02}$$

to dosadíme do (1):

$$e_1 = (A + B) I_{01} - B \frac{B - \mu A}{B + R} I_{02}$$

a dále

$$R_{1,2} = \frac{e_1}{I_{01}} = A + B - \frac{B^2}{B + R} + \frac{\mu AB}{B + R} \quad (3)$$

První tři členy pravé strany (3) snadno upravíme do tvaru:

$$R_{1,2} = A + \frac{BR}{B + R} \quad (4)$$

a shledáme, že v této podobě udávají zdánlivý odpór mezi svorkami 1, 2, dokud by elektronka nezesilovala: je to odpór A , a k němu v sérii (B paralelně s R). Zbývá člen čtvrtý na pravé straně (3), v němž

Pokus o výklad oscilátoru elektronové vázaného a Colpittsova jiným způsobem. — Početní rozbor obvodu, použitého „Komunikačním přijímači s jedinou elektronkou“ v E 7/1949, str. 158. — Ukázka řešení elektronkových obvodů.

čítače i jmenovatele dělme R , vzniklý výraz μ/R nahraďme podle Barkhouseovy rovnice strmosti elektronky S , a výjde:

$$R_{1,2} = \frac{SA B}{1 + B/R} \quad (5)$$

Předpokládejme, že vnitřní odpór elektronky, R , je mnohem větší než B . Pak smíme B/R zanedbat ve jmenovateli (5) proti jedné; podobně můžeme zjednodušit (4), takže dostaneme výsledek:

Ing. M. PACÁK

$$R_{1,2} = R_1 + R_2 = A + B + SAB \quad (6)$$

Uvažujme nejprve A , B čistě ohmické. Pokud odpór mezi 1, 2 vzrostl z původní hodnoty $A + B$ o hodnotu SAB , což je známá vlastnost vstupního obvodu ohmického zesilovače s uzemněnou anodou. Na př. $A = 1 \text{ M}\Omega$, $B = 10 \text{ k}\Omega$, $S = 1 \text{ mA/V}$, $R_{1,2} = 1000 + 10 + 1 \cdot 10 \cdot 1000 = 11010 \text{ k}\Omega = 11,01 \text{ M}\Omega$. Vstupní odpór vzrostl z hodnoty $1,01 \text{ M}\Omega$ o $10 \text{ M}\Omega$.

Uvažme další známý případ, kdy mezi mřížkou a kathodou je kapacita, vyjadřená zdánlivým odporem $-jX$, a mezi kathodou a zemí reálný odpór B . Opět vzrostle původní komplexní odpór mezi mřížkou a kathodou, $-jX + B$, o $-jSX B$, t. j. o čistě kapacitní odpór, což je totéž, jako by kapacita mezi mřížkou a kathodou klesla $(1 + S B)$ krát. Také to je známo z dřívějších referátů.

Uvažme konečný odpory A a B (obraz 1) čistě jalové, na př. jA , jB , vyjádřeno symbolicky. Dosazením do (6) vypočítáme vstupní odpór v tomto případě:

$$R_{1,2} = j(A + B) - SAB.$$

Povšimněme si, že u druhého člena změnil součin $j \cdot j = j^2 = -1$ původní znaménko + v opačné, —, a tu jsme právě dospěli k cíli. Ze vzorce vidíme vstupní odpór, složený z jalové části téhož druhu jako A a B , a ze záporné reálné části $-SAB$ v sérii s předešlou. Symbol j , prve použitý u hodnot A , B , znamená jalový odpór induktivní. Když však zařadili A , B kapacitní, měly by symbol $-j(1/j \omega C = -j/\omega C)$, ale u SAB bylo opět záporné znaménko, neboť $i \cdot -j \cdot -j = j^2 = -1$. Tím docházíme k tomuto výsledku:

Jsou-li mezi mřížkou a kathodou, a kathodou a zemí elektronky-zesilovače s uzemněnou anodou zařazeny jalové odpory téhož druhu (buď oba kapacitní nebo oba induktivní), je mezi mřížkou a zemí odpór, složený ze součtu obou jalových odpórů, a z reálného odporu záporného, rovného součinu obou jalových odpórů, a strmosti elektronky. To platí přesně, je-li vnitřní odpór elektronky prakticky nekonečný proti jalovému odporu kathoda-země.

Je-li obvod vhodně upraven, a hodnoty jalových odporů přiměřené, může resonanční obvod, pripojený na svorky 1, 2, kmitat.

Dvě možnosti úprav jsou na obraze 2. Potkáváme se tu s oscilátory, známými mnohem dříve než pojem „zesilovač s uzemněnou anodou“: obraz 2a je představuje t. zv. elektronkové vázané oscilátor, obraz 2b je oscilátor s kapacitním dělčem, Colpittsov. K tomu je nutné poznat, že nezbytné napojení kathody na záporný pól zdroje napájecí energie, prakticky na zemní vodič, zastane v tlumivka takové indukčnosti, aby spolu s kapacitou kathoda-země resonovala při kmitočtu podstatně menším než je kmitočet oscilátoru, t. j. aby se chovala jako kapacita, nebo názorněji, aby byla pokud lze velká.

V obou uvedených případech je však část resonančního obvodu už v samotném zesilovači s uzemněnou kathodou, upraveném pro vznik negativního odporu. U 2a je to indukčnost s odbočkou, u 2b rozdělená kapacita. V sérii s nimi si vždy můžeme představit záporný odpór $-SAB$, který může kompenzovat kladný seriový odpór obvodu, takže výsledný seriový odpór obvodu je nula (jako u ideálního obvodu bez ztrát) a obvod ustáleně osculuje. Převládá-li kladný/záporný odpór, energie klesá/stoupá, dokud nenastane rovnováha změny dynamické strmosti nebo ztrát obvodu.

Začali jsme však tvrzením, že na vstup zesilovače s uzemněnou anodou vhodné úpravy je možné připojit a rozkmitat úplný resonanční obvod. I to už bylo dokázáno cestou praxe: zapojení upraveného Colpittsova oscilátoru v krátkovlnném přijímači s pásmovým laděním podle č. 7/49 t. 1., a podobně zapojení v čísle následujícím. Abychom i takovou možnost prokázali početně, přejděme od seriového odporu (záporného i ztrátového) na odpory paralelní. Paralelní odpór, t. j. ten, který se obvodem L , C , projevuje při resonančním kmitočtu $\omega = 1/\sqrt{LC}$, nebo také t. zv. odpor resonanční, vypočítáme ze známého činitele jakosti obvodu, Q , a z jeho kapacitní nebo indukční reaktance

$$Rp = Q/\omega C = Q\omega L = L/rC \quad (7)$$

kde r je seriový ztrátový odpór. Musíme však také vstupní odpor zesilovače s uzemněnou anodou, vzorec (6) zatím vyjádřený jako seriové spojení odporu jalového a reálného záporného, proměnit v rovnocenné paralelní spojení odporů, a příslušné ekvivalentní odpory vypočítat. Učiníme to snadno podle obrázku 3. Pro vypočtení paralelních ekvivalentů jY a P z daných seriových jX a R vyjděme účelně z podmínky, že zdánlivé vodivosti obou obvodů musí být rovny co do velikosti i fáze.

$$\frac{1}{jY+R} = \frac{1}{jY} + \frac{1}{P}$$

Rozšíříme zlomek na levé straně konjugovaným výrazem $-jX + R$, čím se jeho hodnota nezmění, ale ze jmenovatele vypadne komplexní výraz:

$$\frac{R-jX}{R^2+X^2} = \frac{1}{jY} + \frac{1}{P}$$

a odděleným porovnáním reálných a imaginárních částí levé a pravé strany rovnice, vyjde

$$P = \frac{R^2 + X^2}{R}, \quad Y = \frac{R^2 + X^2}{X} \quad (8a, b)$$

Vidíme, že seriové spojení je možné nahradit spojením paralelním, které bude mít touž velikost odporu a touž fázi, bude tedy rovnomočné. Jde-li přitom o reálnou část negativní, bude i v paralelním spojení negativní, a část jalová bude mít totéž znamení, bude to tedy indukčnost, byla-li v seriovém spojení jalovou částí indukčnost, atd.

Dosadíme-li za X hodnotu SAB podle vzorce (6), můžeme počítat rovnomočný paralelní odpór:

$$P = \frac{(A+B)^2 + (SAB)^2}{SAB} = \frac{(A+B)^2}{SAB} + SAB \quad (9)$$

Je-li SAB hodnota záporná, vyjde i P záporné: Podobně můžeme vypočítat paralelní ekvivalent jalové části vstupního odporu; bude však téhož druhu jako původní, a proto bude mít vliv jen na resonanční kmitočet připojeného obvodu, ne na záporný odpór.

Ted si tedy můžeme představit paralelní resonanční obvod s kladným resonančním odporem R_p , a k němu paralelně záporný odpór $-P$. Jsou-li absolutní hodnoty stejné, $R_p = P$, vznikne jejich paralelním spojením odpór nekonečný, což snadno prokáže dosazení záporné hodnoty do vzorce pro výsledný odpór dvou paralelně spojených odporů. Ze vzorce (7) je vidět, že nekonečný paralelní odpór odpovídá nekonečnému činiteli jakosti Q , resp. nulovým ztrátám, a obvod zase ustáleně kmitá. Je-li záporný odpór, vytvořený vyšetrovaným obvodem, menší/větší než resonanční, energie oscilaci roste/klesá, neboť menší záporný odpór může kompenzovat menší kladný, resonanční odpór, a ten přísluší větším ztrátám.

Povšimněte si ještě vzorce (9). Paralelní záp. odpór tvorí dvě hodnoty záporné; z nich první obsahuje jalové odpory stejněho druhu a stejněho stupně v čitateli i jmenovateli, takže součinitel $s \omega$ se kráti, a výraz nezávisí na kmitočtu. Napak druhý výraz, SAB má obsaženou dvojmoc kmitočtu a mění se závisle na ní: při kapacitním dělení, který je zatím běžnější, rychle klesá s rostoucím kmitočtem. Vypočtěme pro názornost číselný příklad pro obvod, podobný těm, které byly použity v citovaných přístrojích: $C_{gk} = 20 \text{ pF}$, $C_{kz} = 200 \text{ pF}$, $S = 1 \text{ mA/V}$, a to pro kmitočty

$$\begin{aligned} f &= 30 & 3 & 0.3 \text{ Mc} \\ A &= -j265 & -j2650 & -j26500 \Omega \\ B &= -j26.5 & -j265 & -j2650 \Omega \\ SAB &= -7.0 & -700 & -70000 \Omega \\ \frac{(A+B)^2}{SAB} &= -12100 & -12100 & -12100 \Omega \\ P &= -12107 & -12800 & -82100 \Omega \end{aligned}$$

Z poslední řádky vidíme, jak záporný odpór v tomto příkladě setrvává asi do 3 Mc na hodnotě prakticky stálé, asi -12000Ω , takže snadno rozkrmitá i nevalný obvod. Jakmile však při menších kmitočtech vzroste výraz SAB na hodnotu srovnatelnou s druhým členem vzorce (9), začne záporný odpór rychle vzrůstat, a účinnost obvodu klesá. Aby P zůstal malý do menších kmitočtů, bylo by nutno zmenšit A a B , t. j. použít kapacitního děliče s většími kapacitami. Jejich vliv na ladici obvod je pak ovšem citelný, neboť se přidávají k počáteční kapacitě obvodu.




Uvažme ještě, kdy bude při daném $A + B$ záporný paralelní odpór nejmenší, t. j. zpětná vazba nejtěsnější. Úkol si usnadníme omezením na obor, kde člen SAB ve vzorce (9) je možné zanedbat proti zbyvajícímu. Můžeme psát

$$\frac{(A+B)(A+B)}{S \cdot A \cdot B} = \frac{A+B}{S \cdot (A \parallel B)}$$

Tento výraz bude minimální, bude-li $A + B$ co možná malé, kdežto paralelní hodnota $A \parallel B$ velká. To je splněno při $B = A$. Tak tomu je v kapacitním děliče Colpittsova oscilátoru, kde obě kapacity bývají stejné. V obvodu s pevným dělením, jak byl nedávno použit, můžeme zpětnou vazbu nastavit změnou poměru C_{gk}/C_{kz} , při čemž při stejných hodnotách (včetně kapacity kathody vvlákně a kapacity napájecí tlumivky v kathodovém obvodu) je vazba nejsilnější. Zmenšujeme ji obvykle zmenšováním kapacity mřížka-kathoda, protože C_{kz} bývá vlivem prve zmíněných přířazených kapacit značná a nedá se zmenšit na hodnotu dostatečně malou. — Dodejme ještě, že změny vazby takovou změnou kapacit, aby vliv na resonanční kmitočet byl nulový, je složité. Růžení reostatem, který přemostuje C_{kz} , zavádí do vazby fázový posun; přistupuje paralelně k odporu R ve vzorce (3) a není to proto řešení „čisté“. Prakticky se však přece osvědčilo, zejména zanedbatelným vlivem na ladění, ostatně i jiné způsoby vazby nejsou prosty tohoto nedostatku.



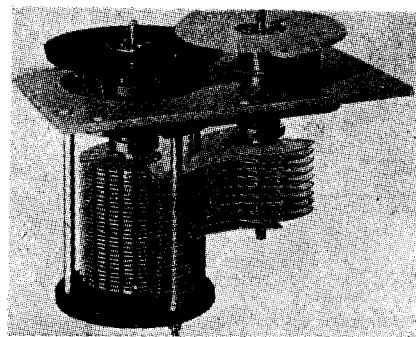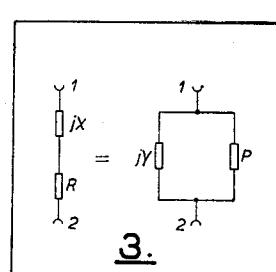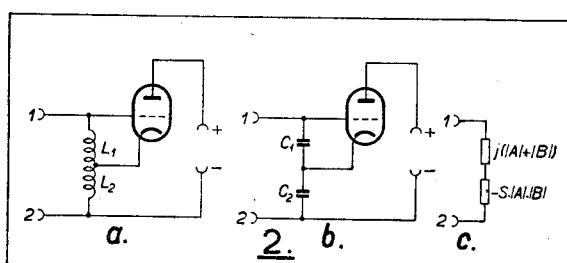
Obraz 2a. Dva druhy zesilovače s uzemněnou anodou, který má na vstupních svorkách záporný odpór: elektronově vázaný oscilátor, a oscilátor Colpittsova (tlumivka mezi kathodou a zemí není vyznačena). — Obraz 2c. Vyznačení odporů, které se vyskytují na vstupních svorkách. — Obraz 3. Transformace seriového obvodu s komplexním odporem v ekvivalentní obvod paralelní.



Dekádový kondensátor

Na výstavě *Physical Society* v Londýně vystavovala fa. *H. W. Sullivan* zajímavý vzduchový dekatron kondensátor. Jak je vidět na obrázku, skládá se ze dvou částí se společným statorem. Jednu část tvoří kondensátor s max. kapacitou 110 pF , s obvyklým leděním a mikrometričkou stupnicí. Druhou část tvoří vzduchový kondensátor s konečnou kapacitou 1500 pF . Místo stupnice má však tento kondensátor zarážkové zařízení, které rozděluje otáčení rotoru na 15 částí. Aby se vyloučily chyby, které vnáší nepřesnost zarážkového zařízení na nastavení rotoru, nejsou rotorové desky souvislé, ale mají 15 výřezů. Zarážka zaskočí právě v tom okamžiku, kdy hrana statoru je proti výřezu rotoru, takže případně nepřesnosti západky způsobí velmi malou změnu kapacity. (Journal of Scientific Instruments 49/cerven/185.) H.

Náhrada blokovacích kondensátorů

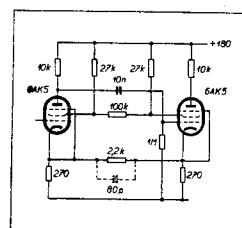

P. G. Sulzer upozorňuje v letoš. srpnovém čísle *Electronics* na účelné a zajímavé způsoby, jak zejména v miniaturních přístrojích nahradit rozměrné, málo spolehlivé a drahé blokovací kondensátory v obvodu kathod a mřížek jednoduchými odporůmi. Podstatu udává souhrnně připojené schéma: odpór $2,2 \text{ k}\Omega$, vedený mezi neblokovánými kathodami dvou po sobě následujících zesilovacích stupňů, zavádí do přístroje pozitivní zpětnou vazbu, na kmitočtu nezávislou, která zvedá zisk na hodnotu, jakou by zesilovač měl při zablokování obou kathod dostatečně velkými kondensátory. Podobný odpor, vedený mezi stínicími mřížkami, rovněž neblokovánými, nahrazuje co do zisku oba blokovací kondensátory stínicích mřížek. Ve své zprávě uvádí autor ještě jiné způsoby, na př. napájení stínicí mřížky přes neblokováný odpor z následující anody, kompenzaci vlivu paralelních kapacit kondensátorem paralelně k odporu, spojujícímu kathody, nebo přeneutralisováním souměrného koncového stupně. Upozorňuje na zesilovač s dvěma dvojitými triodami 12AT7, který dosahuje zisku 10^8 a zabírá prostor jen desetinu krychlového decimetru. Připomíná, že pozitivní zpětnou vazbou se zavádí do obvodu větší závislost zisku na anodovém napětí, jeden z přístrojů měl na př. pokles 12 % při 20 % poklesu napětí. Konečně uvádí, že rozšíření charakteristiky směrem k výškám pomoci tak zv. negativní kapacity, t. j. pozitivní vazbou přes kondensátor, dovoluje bez nestabilnosti rozšířit kmitočtovou charakteristiku zhruba na dvojnásobný mezní kmitočet.

UVÁDĚNÍ DO CHODU A OPRAVY

přístrojů z domácí dílny


1. ÚVOD

Z několika stran dospěla v minulých měsících do redakce t. l. žádost o pojednání, které by zpracovávalo námět, obsažený v nadpisu. Jako důvod uduvali pišatelé, že mnozí čtenáři Elektronika se marně snaží překonat potíže při práci podle návodů v tomto časopise, když na př. rozhlasový přístroj, sestavený (aspoň podle jejich představy) přesně podle údajů a z předepsaných součástí, po zapnutí nepracuje. Podle stupně soudnosti přidávali jednotliví zastánci více nebo méně zdůrazněné naléhání, aby všeobecný návod na lečbu sabotujících přístrojů vyšel brzy, a nebylo nám obtížné vycítit výčitku, proč už nevyšel.

Výčitka snad není oprávněna. Především už vyšly návody na uvádění přístrojů do chodu, na př. v „Praktické škole radiotechniky“, kde u všech aparátů, zejména u dvoulampovky na síť, je důkladný a přístupný rozbor příznaků správného a vadného chodu, i návod, jak chybou hledat a odstranit. Také u návodových článcích t. l. uvádějí skoro všechni autori aspoň možné závady, které nevyzkoušeli nebo skrytosti příčin vybočují z běžného rámce. A je velmi pravděpodobné, že při vývoji vzorku, kdy se pracuje s rozsáhlými oběmenami, se takové závady vyskytnou všechny, zatím co ten, kdo sleduje vyzkoušený postup, nemusí za příznivých okolností potkat ani jedinou.

Je vůbec možné vystihnout všechny příčiny neúspěchu při stavbě přístrojů? Počítejme, že v běžném přijimači je na př. 50 rozdružujících součástí: elektronek, cívek, odporů, kondensátorů, transformátorů. Každá z nich má průměrně trojí možnost vadného stavu. Odpor může být přerušen, může mít nesprávnou hodnotu, může šumet. Kondensátor může být přerušen, může mít svod, zkrat nebo nesprávnou hodnotu. Elektronka může mít malou emisi, rozmanitý zkrat, špatné vakuum, svod mezi vývody, atd. Tak dospíváme zhruba k 3×50 různým příčinám poruch, které jednotlivě i v bezpočtu kombinací mohou zavinit vadnou činnost. I když vyloučíme závady málo významné nebo málo pravděpodobné, zbyvá takové množství různých obdob poruch, že k pouhému vypsaní by pro jeden přístroj stěží postačila kniha. Prítom jsme nedbalí spojů a konstruktérských chyb, na př. umístění součástek a vyloučení nezádoucích vlivů. Kdyby tedy autor návodu měl zaznamenanat všecko, s čím se konstruktér bude muset vypořádat, potřeboval by ke krátkém článku mnohem výše než popis závad. I při tom bylo by lze sotva zaručit úplnost a ještě méně přehlednost, takže užitek z takového doplňku by byl nepoměrně malý.

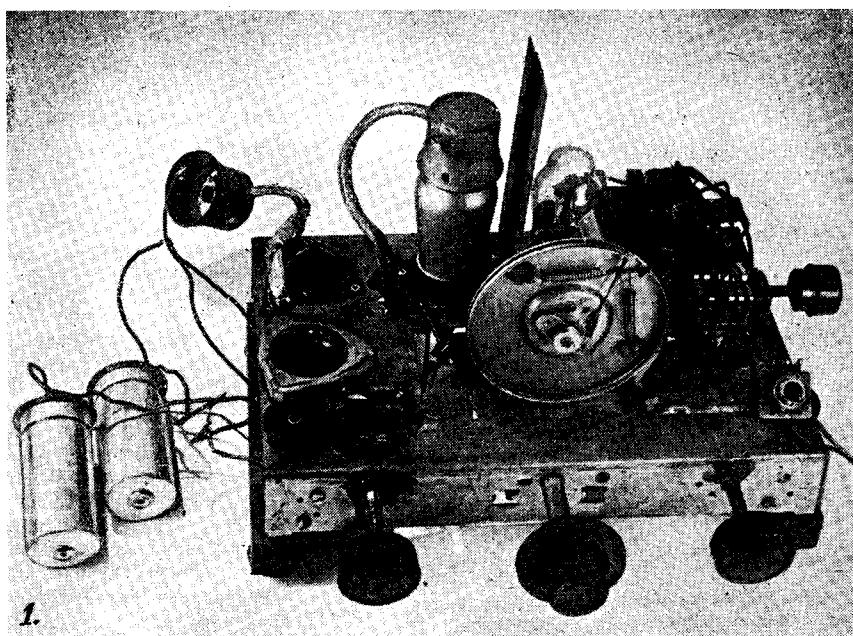Tím obtížnejší je podat universální návod takový, aby při poruše postačil nejprostší příznak a pak jen zalistování v knížce, chvilka čtení, a poté snadná




S NÍMKY NA TĚCHTO STRÁNKÁCH jsou dokladem, jak se někdy skutečnost rozchází s tvrzením, že totiž nepracující přístroj byl sestaven „přesně podle návodu“. Obrázky 1. a 2. představují jednoobvodovou universální třílampovku, která došla před řádkou let do redakce t. l. Při prohlídce bylo zjištěno, že ji její konstruktér zapojil a upravil dosti originálně: anoda usměrňovací elektronky měla vyvádět kladný pól usměrněného napětí; rotory antenového a zpěnovazebního kondensátoru byly uzemněny přímo montáží na kostru, ač za oběma následovala příslušná vinutí; pouzdra elytů spojovala s kostrou omotaný drát bez odstranění smaltu (viz obrázky), cívková souprava se usadila na druhém konci přístroje, od detekční elektronky, povrch kostry znečištěn mastnotou a růz. odpory nevhodně volené, na př. v anodovém obvodu detekční elektronky $200 \text{ k}\Omega / 0,25 \text{ W}$, který se také připálil, ráda spoju-

oprava jakéhokoli běžného přístroje. Potíž je v tom, že příznak je jenom několik (přístroj nehráje, skresluje, je málo citlivý, bručí, chrastí, přerušuje přednes, hoří), ale příčin nepřeberné množství. Když vás pak knížka nebo tabulka nutí nalézt příznaky podrobnejší, totiž kde je příčina a za jakých okolností mizí, tu jste byli vlastně donuceni najít vadu, a to většinou postačí, aby byla odstraněna. Dokladem obtížnosti sestavení návodů všeobecných a jejich problematické ceny mohou být jednak stovky stran v knihách, jako byla německá „Fehler suchen — Fehler finden“ a „Service Manual“ (kde jsou přes to udány jen chyby častěji pozorované, ale zdaleka ne všechny), jednak sku-

tečnost, jak málo používají cvičení opraváři jiných tištěných pomůcek než pouhé schéma opravovaného přístroje, a ani to nemají vždycky.

Protože se přesto chceme pokusit podat čtenářům, kteří to potřebují, pomocnou ruku, uvedeme hned na začátku, co mohou čekat od nás, a co si musí přinést sami. Nejdokonalejší návod není mnoho pláten, není-li — čten. Kdo tedy chce ovládnout stavbu přístrojů, musí číst, a to nejenom následující statí, mybrž, a to zejména, všecko dosažitelné o podstatě a vnitřku věci, které chce dělat. Na rozdíl od románů nesplní technická literatura svůj úkol, je-li jen čtena, a ne ovládnuta a podržena v podstatných rysech v pa-

jen splejených, nikoli spojených, pájkou, a všecky nevhledné, nespolehlivé i nebezpečné nedostatečnou isolaci. Nejedna z uvedených chyb postačila, aby přístroj nepracoval, a ostatní byly jeho činnost i bezpečnost ohrozily. — Abys si spolupracovníci redakce ověřili, čeho je možné dosáhnout s týmiž součástmi, a jak dlouho potrvá správné sestavení přístroje, rozložili jej úplně, vycistili součásti vymýtim v trichlorethylenu, nastříkli kostru lakem, vadné a nevhodné součásti nahradili a sestavili přístroj bez obzvláštní péče, jednoduše a účelně, jak to ukazují snímky 3 a 4. Po zapojení pracoval přijimač uspokojivě, a přestavba si vyžádala pouhých osmi hodin plné práce. Majitel byl poté přijimač vrácen se sdělením, že

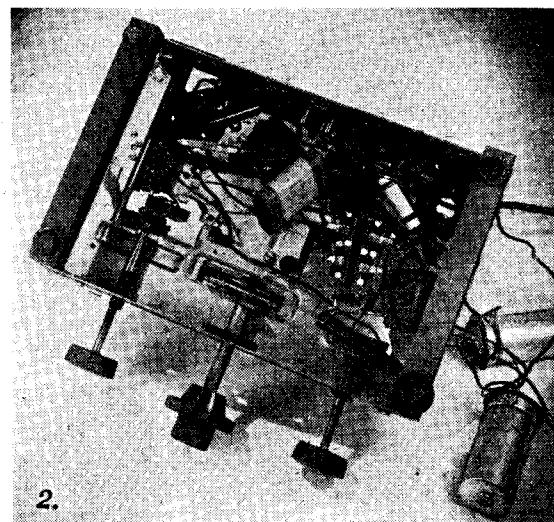

měti. To zase vede k požadavku vyšší a bohužel namáhavější formy čtení, totiž studia, se sledováním odvození, opakováním číselných příkladů, s výpisky důležitých věcí a snahou o zapamatování podstaty a místa, kde ji po ochabnutí paměti znova najdeme. To je první část břemene, které musíme svěřit svým čtenářům.

Neméně závažná je nezbytnost ovládnout i řemeslnou stránku věci. Všichni víme, že je rozsáhlá: v praktické radiotechnice je skryt nejeden obor kovodělný (klempířství, jemná mechanika, zámečnictví a jiné), ale i truhlářství, někdy kartonáž, a pak hlavně ono speciální řemeslo, které vyžaduje znalost spájení a práci se spoji, vedenou spolehlivou znalostí schématu a doplněnou už téměř pudovým smyslem pro drátařskou estetiku a účelnost konstrukcí. Požadavek dobrého řemesla i v gruntu tohoto umění je jasnější než slunce, a přece tolikrát opomjeněný. Mnohý vynálezec aspirant vidí záruku kariéry v přebohaté inspiraci a v nezadržitelném proudu nových nápadů; větší úspěch má však ten, kdo má na 99 procent schopnosti puntíkářské a trpělivé práce pouhé jedno procento inspirace. Je v podstatě časopisecké práce, že jednou publikované zásady mají nedlouhý život v paměti čtenářů. Proto musíme namáhat trpělivost těch, kdo čtou pozorně, opakováním důležitých věcí.

Ukázali jsme, že úspěch při radiotechnickém konstruování závisí na *znanostech t. zv. theoretických, a na schopnostech praktických*. V případě, kdy dokončený přístroj odmítá pracovat, je zapotřebí navíc jistého *detektivního smyslu*, který ze nečetných příznaků dovolí najít příčinu, a k tomu některých přístrojů. Prislibenou pomoc čtenářům, kterí trpí neúspěchem v případech, jaké tu byly uvedeny, můžeme poskytnout zhruba ve třech etapách.

V první uvedeme ony důležité poznatky tak zvané theoretické, které v běžných návodech nebývají obsaženy, nebo aspoň ne s onoho významného hlediska, jaké stanovuje záměr odstraňovat chyby. Pokusíme se přivést čtenáře k tomu, aby už ve schématu jasně viděl cestu i formu signálu nebo napájecí energie, a aby z toho dovedl rychle uhnout, která chyba by mohla zavinít pozorovanou poruchu.

V druhé části sestavíme zhuštěně ony


zásadu dobrého řemesla, které umožní předem vyloučit chyby z nepozornosti, nevhodnosti nebo nesprávnosti. Vedlejším záměrem přitom bude, aby nároky na dílnské vybavení byly mírné, nebo jinak, aby vždy byla vyznačena okliku, která by nákladný přístroj nahradila důvtipem nebo větším úsilím. V souvislosti s tím uvedeme aspoň soupis potřebných přístrojů.

V závěru se přece jen pokusíme o jakous takou grafickou pomůcku na hledání chyb v běžných vzorech přijimačů a zesilovačů, ne snad proto, abyste si onu tabulkou nebo co to bude pověsili na stěnu, nýbrž aby si čtenář méně zkuseň ujasnil vazby příčin a následků, a měl aspoň theoretické schema postupu.

Dodatek se ještě zavažme, že doba vycházení vypočtených námětů nepřesáhne, nýbrž bude značně pod životní dobou normálního člověka.

Náhrada spáleného transformátoru

Spálený síťový transformátor bývá mnohdy příčinou dlouhého přerušení poslechu. Je-li však spáleno jen vinutí 2krát 250 V a ostatní, zejména primární, jsou dobrá, odvineme spálené vinutí, zhavíci vinutí po případě návineme znovu, a transformátor zapojíme podle obrázku a. Je z něho vidět, že pro dvojcestné usměnění využíváme dvou sice nestejných, ale přece dosti blízkých hodnot primárního napětí, 100 a 120 V. Prvním důsledkem je, že přístroj pracuje s napětím asi polovičním proti tomu, na něž je stavěn. To však obvykle nevadí, a mnohdy není zapotřebí

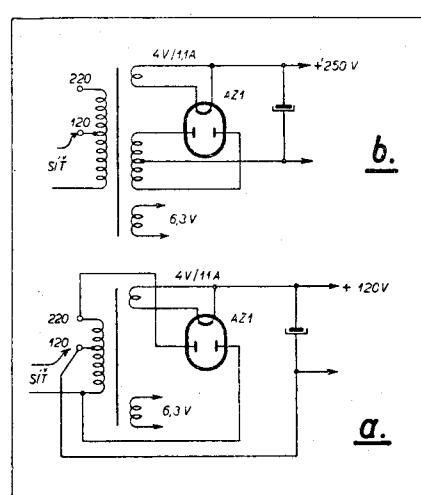

ani změn v zapojení. Ovšemže je výkon koncového stupně menší, ale u tak zv. přijimačů universálních je koncový stupeň podobně odkázán na práci při 100 V, je-li používán na sítí 120 V, a přece tyto přístroje dobře pracují. — Druhý, závažný důsledek právě popsané výpomocné úpravy, na nějž důrazně upozorňujeme méně zkuseň, je okolnost, že kostra přístroje je pří 直í přímo spojena se sítí. Nesmíme pak:



— připojovat antenu a uzemnění, ales ani přenosku a většinou ani další reproduktor, přímo na původní svorky, nýbrž uzemnění přes kondenzátor 5000 pF/1500 voltů, antenu přes 1000 pF/1500 V, přenosku přes kondenzátory v obou pólech po 0,1 μF. Druhý reproduktor napojíme na sekundární vinutí výstupního transformátoru, které, pokud bylo spojeno s kostrou přístroje, od ní odpojíme. Jestliže není možné sekundární výstupního transformátoru odpojit od kostry, protože je na př. součástí negativní zpětné vazby, zřekneme se dalšího reproduktoru vůbec;

— ponechat možnost, aby se obsluhující osoba při obvyklém používání mohla dotknout jakékoli vodivé části přístroje, spojené s kostrou. Mohlo by dojít k vážnému úrazu elektřinou.

Je vidět, že opatrnosti je tu zapotřebí, a proto radíme k podobné nouzové úpravě jenom zkuseň pracovníkům.

Z. Šimánek.

redakce Radioamatéra v tomto případě učinila výjimku ze zásady neopravovat přijimače, k čemu nemá ani dosud spolupracovník ani živnostenského oprávnění. Opravený přístroj dostal dotčený majitel zdarma, a práce byla podniknuta jen pro získání informací, které jsme právě také ostatním čtenářům sdělili. Než tedy budou neštastní vlastníci nefungujících přístrojů psát, že pracovali „přesně podle návodu“, nechtějte si porovnávat, kterým obrázkům se jejich výrobek blíží, a dosáhnou-li aspoň podobnosti s 3. a 4., nezbudou nepochybně přílišné obtíže při uvádění do chodu vlastními silami.

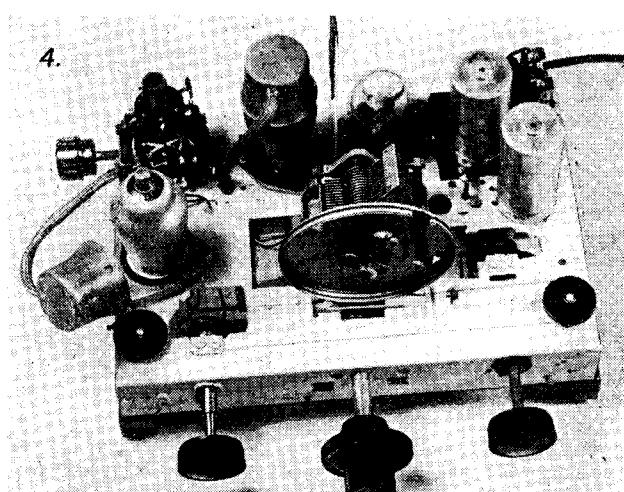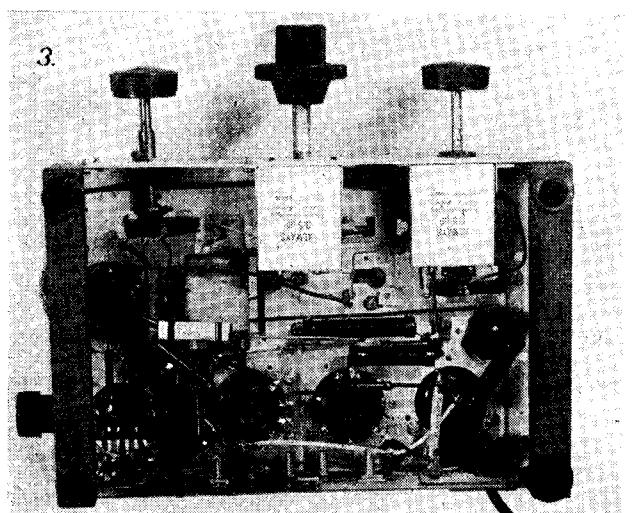

SUPERHETOVÝ KONVERTOR

s pásmovým laděním

Přehled způsobů pásmového (rozestřeného) ladění. — Popis a návod ke stavbě na superhetový konvertor s jedinou ektronkou typu — CH — s laděným vstupem a dvoubodovým ultraaudiovým oscilátorem pro snadné přepínání obvodu na libovolné kv pásmo.

Je známo, že do zvoleného rozsahu, vyjádřeného v kmitočtech, se vejde přibližně tolik vzájemně se nerušících vysilačů, kolik desítek kilocyklů je rozsah široký. Na dlouhé vlny s rozsahem 150 až 400 kc se podle toho vejde 25 vysilačů, na střední 500 až 1500 kc však už 100 vysilačů, a na obvyklý rozsah krátký 6000 až 20 000 kc dokonce 1400 samostatných pofadů. I tento rozsah můžeme přesnější mít jedinou otáčkou běžného ladicího kondensátoru, a na jediném pásmu stupnice bylo by proto možné najít všech 1400 vysilačů, kdyby tam vskutku byly. Vlny pod 200 m jsou však vyhrazeny více služebám než jenom rozhlasu: mezinárodní dohodou stanovené úzké rozsahy, či pásmá, jsou střídavě věnovány rozhlasu, amatérům, státním sdělovacím vysílačům, obchodním a jiným účelům, takže rozsah, který nás zajímá, je využit tak, jak udává tabulka (uvádí jen rozhlasová a amatérská pásmá 10 až 100 m).



Vidíme, že s jedinou výjimkou je pásmům vyhrazen rozsah do několika set kc/s, a co je rozhodující, poměr největšího a nejménšího kmitočtu pásem se těsně blíží jedné, zatím co u středních a dlouhých vln využívá celé prakticky využitelné možnosti, dané ladicím kondensátorem, totiž zhruba 3.

Z Thomsonova vzorce $f^2 = 1/2\pi LC$ plyne, že pro pásmo s meznými kmitočty f_{\min} a f_{\max} bude poměr počáteční a konečné kapacity nebo indukčnosti (podle toho, čím na pásmu ladíme), dán vztahem $C_{\max}/C_{\min} = L_{\max}/L_{\min} = (f_{\max}/f_{\min})^2$.² Tato hodnota je v tabulce, je z ní vidět, v čem spočívá pásmové či rozestřené ladění. Chceme-li na př. pásmo 6,0—6,2 Mc rozšířit na celou stupnici, upravíme obvod tak, aby ladící kapacita vzrostla ze základní hodnoty o 0,065, nebo aby se podobně měnila indukčnost, přitom obvod musí být nastaven na pásmo.

Způsoby pásmového ladění jsou vyznačeny na obrázku 1. Ladící obvod na obrázku má měnitelný kondensátor, upravený tak, aby splňoval prve ustanovenou podmíinku, a indukčnost je pevná. Zpravidla bude však indukčnost nastavitelná tak, abychom ji mohli obvod upravit na žádané pásmo, a kondensátor bude mít poměr největší a nejménší kapacity větší než kolik udává čistá šíře pásmá, abychom získali okraje pro bezpečnost. Nebo může být kondensátor pevný, resp. to je trimr pro nastavení na pásmo, a indukčnost laditelná, na př. vsouváním železového jádra.

Jako kdekoli jinde, můžeme tedy pásmově ladit buď změnou kapacity, nebo změnou indukčnosti, a druhou, pro ladění nepoužitou složku ladicího obvodu, zachová-

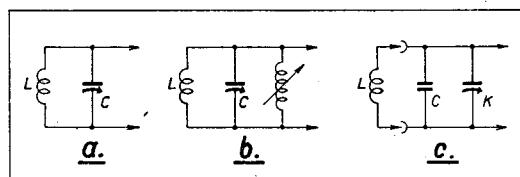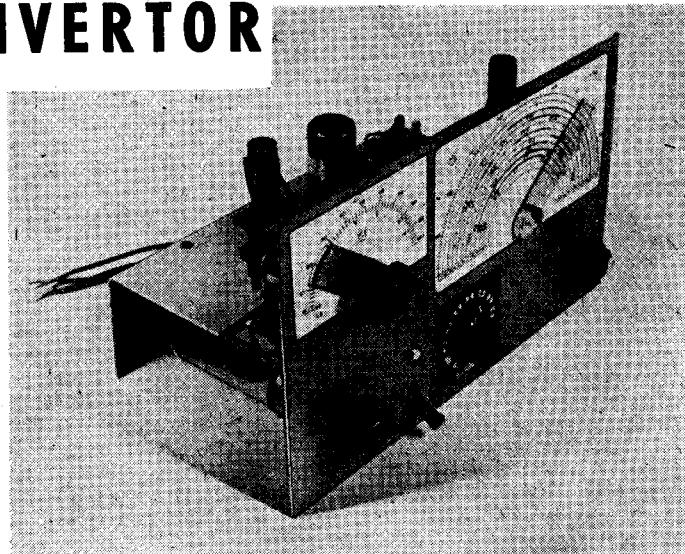Na snímku: vlevo nahoru stupnice kond. C, vstupního obvodu, vedle pásmová stupnice oscilátoru s převodovým laděním. Uprostřed přepínač rozsahů, vedle přepínač „konvertor-přijímač“ a regulátor citlivosti. Dole obrázek 1. Úprava ladícího obvodu pro pásmové ladění.



vat pro přepínání pásem. Naopak není vhodné používat pro ladění i pro volbu pásmá též součásti, tedy na př. velkým otočným kondensátorem nastavovat žádané pásmo, s malým, paralelně k němu přidaným, na pásmu ladit. Tohoto způsobu se sice také používá, má však nedvouž, že šíře pásmá je značně závislá na kmitočtu pásmá. Uvažme jako případ s hlediska kv přijimačů trochu přepřejatý, ale instruktivní, zapojení 1c, kde si představme běžnou kv cívku z rozhlasových přijimačů, laděnou jednak otočným kondensátorem C o kapacitě včetně spojů atd. 50 až 500 pF, jednak malým kondensátorem K s rozpětím 10 pF. Rozsah ladění velkého kondensátoru je takový, že při 500 pF je nastaveno pásmo 6 Mc, při 60 pF pásmo 18 Mc. Když při ustanovených hodnotách kapacity C měníme K o 10 pF, mění se celková kapacita při 6 Mc z 500 na 510 pF, t. j. o 2%, čili kmitočtový rozdíl je $\sqrt{0.98} = 0.99$, čili o 1%. Z tabulky vidíme potřebu změny kapacity 1,065, čili o 6,5%, nás doladovací kondensátor by tedy zdaleka nestačil na celé pásmo. — U 18 Mc je C = 60 pF, změna o 10 pF vydá 60 : 50 = 1,2, čili 20%, poněm tak nápadný.

měrně úzké pásmo však žádá změnu jen 1,012, čili o 1,2%. Zde je tedy 10 pF změnou přílišnou, pásmo by bylo zbytečně široké a ladění zbytečně hrubé.

Na doklad vhodnosti volby pásmá a doladění druhou součástí ladícího obvodu uvažme způsob, jehož je použito v konvertoru. Máme tam přepinaci cívky, a ladící kapacita je složena z pevné hodnoty 60 pF (včetně připojených obvodů) a z proměnné 10 pF. To dává poměr kapacit 70 : 60 = 1,166, co bohatě stačí pro všechna rozhlasová pásmá, a jen amatérské pásmo 3,5 Mc by potřebovalo rozsah větší. Pro mnohá pásmá je dokonce rozsah zbytečně veliký. Je však účelné aspoň z počátku nejst s rozestřením příliš daleko, protože se pak obtížně „strefujeme“ do pásem, a i tak je ladění velmi pohodlné. Kromě toho se přístroj s širším pásmem snáze cejchuje desítkovým multivibrátorem a krystalovým (E 5/1949, str. 106), nebo cívkovým. Jiná, ovšem jen optická výhoda pásem nepříliš úzkých je, že posun ladění vlnou změní teploty a pod.


Superhetové konvertory pro příjem krátkých vln jsou z nejstarších kv přijimače; jimi byly doplnovány před 15 lety tehdy běžné rozhlasové aparáty, které kv rozsah ještě neměly. Podstatou byl jediný stupeň směšovač-oscilátor, z jehož obecně neladěného vstupního obvodu z tlumivky a odporu šly kv signály na jednu mřížku směšovače. V oscilátoru se vytvořil signál pomocný, laditelný v rozsahu krátkých vln, a smíšením s přijímaným vytvořil mezifrekvenci, volenou obyčejně na počátku dlouhovlnného rozsahu následujícího přijimače. V anodovém obvodu směšovače byl obvod, nastavený na zvolený mf kmitočet, a vhodnou vazbou, zpravidla přes sekundární cívku s malým počtem závitů, byl signál dopraven do přijimače. Ten byl po použití s konvertem nastaven trvale na zvolenou mf, na níž ovšem nesměla hrát silná místní stanice. Konvertor sám měl jediný ladící kondensátor, kterým se ladil celý rozsah krátkých vln, tehdy 20 až 60 m.

Pásmo	určeno pro:	f_{\max}	C_{\max}
Mc/s	s	f_{\min}	C_{\min}
3,5 - 4,0	85,71 - 75,00	amat.	1,142 1,305
6,0 - 6,2	50,00 - 48,39	rozhl.	1,032 1,065
7,0 - 7,3	41,67 - 41,10	am.+r.	1,042 1,085
9,5 - 9,7	31,58 - 30,93	rozhl.	1,020 1,040
11,7 - 11,9	25,64 - 25,21	rozhl.	1,017 1,034
14,0 - 14,4	21,43 - 20,83	amat.	1,029 1,060
15,10 - 15,35	19,87 - 19,57	rozhl.	1,016 1,032
17,75 - 17,85	16,90 - 16,81	rozhl.	1,006 1,012
21,45 - 21,75	13,99 - 13,79	rozhl.	1,013 1,026
25,60 - 26,75	11,72 - 10,91	rozhl.	1,045 1,092
28,00 - 30,00	10,71 - 10,00	amat.	1,070 1,145

Dnes je rozsah krátkých vln požadován tak samozřejmým, že je má prakticky každý tovární přijímač, a podobný konvertor by neměl mnoho ceny. Uvážíme-li však ve smyslu předchozích informací a zejména tabulky, že rozhlasová nebo amatérská pásmá jsou úzká a všechna dohromady zabírají, vyjádřeno v kilocyklech, sotva desetinu oblasti, v níž jsou rozloženy, nestačí pro snadné ladění a pro možnost vyznačení vysílačů na stupnicí převod, vhodný pro střední a dlouhé vlny. Proto se na zcela moderních přístrojích setkáváme s úpravami pásmového ladění, a proto také jsme se pokusili napodobit jejich vlastnosti popsaným konvertem.

Podstata je stejná jako u konvertorů starších. Protože však neladěný vstup zmenšuje citlivost, je zde obvod laděný, a to kondensátorem 500 pF, a má běžnou, výmennou cívku. U superhetu záleží ladění výlučně na oscilátoru, a jen tam je proto upraveno jemné ladění pásmové. Protože je rozsah hodně, hledali jsme zase pro oscilátorový obvod zapojení snadno přepinatelné, a vyzkoušeli jsme s úspěchem t. zv. ultraaudion, známý z rozsahů pod 10 m. Resonanční obvod je zapojen mezi mřížku a anodu triody přes obvyklý kondenzátor v mřížkovém obvodu. Kladný pól zdroje je přes odpor napojen na anodu, a dvěma přepinači se k trvale připojenému ladícímu kondenzátoru C_0 s kapacitou měnitelnou v mezech 5 až 15 pF připínají cívky, každá s příslušným kondenzátem pevným, jehož velikost můžeme nastavit šíří pásmá. V jedné poloze přepinače jsou připojeny zdířky pro libovolnou cívku s paralelním kondenzátorem nebo bez něho, abychom získali pásmo, pro které na přepinači nemísta, nebo které tak často nepotřebujeme.

Elektronkou je jakákoli trioda-hexoda, na př. ACH 1, ECH 3, ECH 4, ECH 11 nebo ECH 21, zapojená jinak běžným způsobem. Odpor 200 Ω v kathodovém obvodu, který vytváří vhodné předpětí pro hexodu, je doplněn reostatem 5 kΩ, který působí jako regulátor citlivosti. Aby bylo možno regulovat až do nuly, je přes reostat i odpor sveden stálý proud odporem 50 kΩ, který je součástí děliče pro napájení střídavé mřížky. — V anodovém obvodu je mf laděný obvod z cívky L_m , kondenzátoru 200 pF, který můžeme v případě potřeby utlumit odporem 50 kΩ. Tím usnadníme

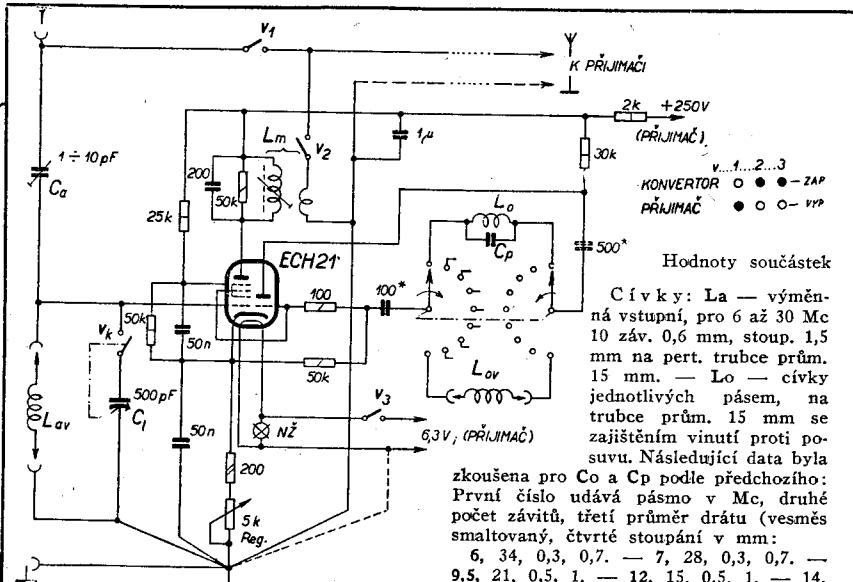

Hodnoty součástek

Cívky: La — výmenná vstupní, pro 6 až 30 Mc 10 záv. 0,6 mm, stoup. 1,5 mm na pert. trubce prům. 15 mm. — Lo — cívky jednotlivých pásem, na trubce prům. 15 mm se zajištěním vinutí proti posuvu. Následující data byla zkoušena pro Co a Cp podle předchozího:

První číslo udává pásmo v Mc, druhé počet závitů, třetí průměr drátu (vesměs smaltovaný, čtvrté stoupání v mm):
 6, 34, 0,3, 0,7. — 7, 28, 0,3, 0,7. — 9,5, 21, 0,5, 1. — 12, 15, 0,5, 1. — 14, 12, 0,5, 1. — 15, 10,5, 0,5, 1. — 18, 10, 0,8, 1,5. — 21,5, 7, 0,8, 1,5. — 26, 4,5, 0,8, 1,5.

Nevyzkoušeno: pro pásmo 28 Mc indukčnost 0,54 μH, 3,5 záv. i s kondenzátorem Cp = 30 přímo na přepinači (krátké spoje). — Pro pásmo 3,5 Mc: L = 70 μH, Cp = 0, křížová 75 záv. kabliku 20 × 0,05 na jádru 10 mm, šíře vinutí 6 mm.

Mf obvod pro 250 kc/s, L = 1400 μH, Cm = 200 pF ker. na jádru z výrobcovy viz RA 5/1949, str. 104, vzor II, 150 záv. kabliku 6 × 0,07 nebo pod., po př. drát 0,2 mm. Sekundární vinutí 6 záv. téhož drátu, navinuto blízko studeného konce primáru (t. j. ten, který není spojen s anodou).

Elektronka: jakákoli trioda-hexoda. — v1 až v3 = běžný dvoupólový přepinač s jakostními dotty. — Přepinač rozsahů: 2X (7 až 10) poloh podle zádaného počtu pásem. Přesné kmitočty pásem obsahuje tabulka v textu. Nežádaná pásmá je možné vynechat.

Kondensátory: Ca keramický, 2 pF, nebo trimr s rozsahem od 1 pF. — Cl — běžný vzduchový lad. kondenzátor 500 pF, v našem přístroji Iron. Úprava pro odpínání statoru (vk) není nutná. — Co — ladící kondenzátor oscilátoru s přírůstkem kapacity asi 10 pF a s kruhovými deskami. V nouz může být vyrobena z rozebraných výprodejních zbytků. — Cp — pomocné kapacity pro úpravu šíře pásmá. V popsaném přístroji vesměs 50 pF s odchylkou pod 5 %, keramické nebo slídrové. — Slídrový n. ker. kondenzátoru 100 a 200 pF k mřížce oscilátoru a k mf obvodu. — Běžné blokovací kond. 2 × 50 000 pF a 1 μF.


Odpor: Lineární nebo logaritmický potenciometr 5 kΩ jako regulátor citlivosti. — Běžný odpor hodnot a výkonů, ustanoven v schématu. — 30 kΩ v anod. obvodu triody nemá být drátový. Tlumivka, zkoušená s ním v serii, nepřinesla žádnou výhodu.

ladění tam, kde s konvertem pracuje velmi selektivní přijímač; vyloučíme tím možnost vzniku nadkritické vazby mezi obvodem konvertoru a vstupním obvodom přijímače. S cívkou L_m je vázáno vinutí sekundární, od něhož je spoj k anteně a zemi přijímače. Jednoduchý přepinač v1, v2, v3 dovoluje pouhým přepnutím přejít z použití konvertoru na přímé spojení antény do vlastního přijímače, při čemž je konvertor vypnut. Energii pro


konvertor je možné zpravidla odebírat z přijímače. Odběr je asi 10 mA při 250 V, a asi 4 wattů na žhavení, podle druhu elektronky.

Vstupní ladící obvod je vázán s antennou přes malý kondenzátor Ca. Obvod sám jsme opatřili spinačem, který při vytvoření rotoru ladícího kondenzátoru C_1 odpojí jeho stator, takže v mřížkovém obvodu zůstane jenom cívka. To mělo za účel vystačit s jedinou, nevýmennou cívou pro široký rozsah kmitočtů, na př. od 3,5 do 30 Mc. Ukázalo se však, že je to požadavek přílišný, proto byla vstupní cívka upravena k vyměňování. Vypínač jsme však přesto ponechali. Má tu výhodu, že odpojením C_1 můžeme přejít na tlumivkový vstup a usnadnit obsluhu konvertoru odstraněním ladění vstupu.

Osluha konvertoru: Přepinačem pásem zařaďme žádané pásmo, C_1 nastavíme zhruba na ně, naladíme hledaný vysílač, doladíme C_1 , což jde snadno i bez převodu, a vhodnou citlivost upravíme reostatem Reg. Přijímač je přitom přepnut na dlouhé vlny a naladěn na 250 kc, nebo jinak, podle toho, jakou si vyzkoušíme nejvhodnější, nejméně rušenou mezifrekvenci. Sami jsme se tu s potížemi nesetkali v rozsahu 300–250 kc.

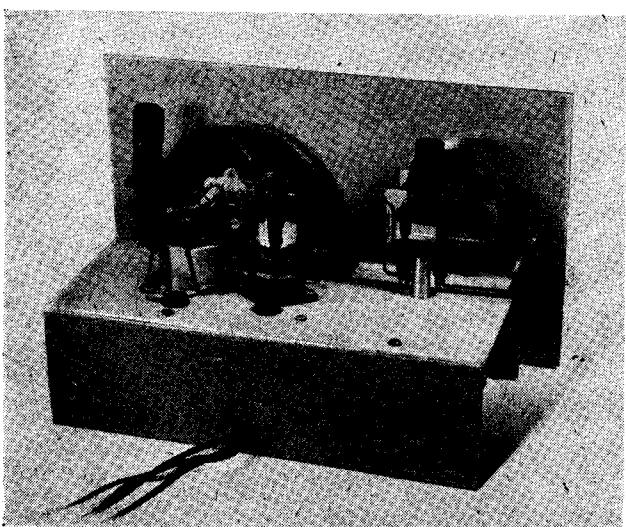

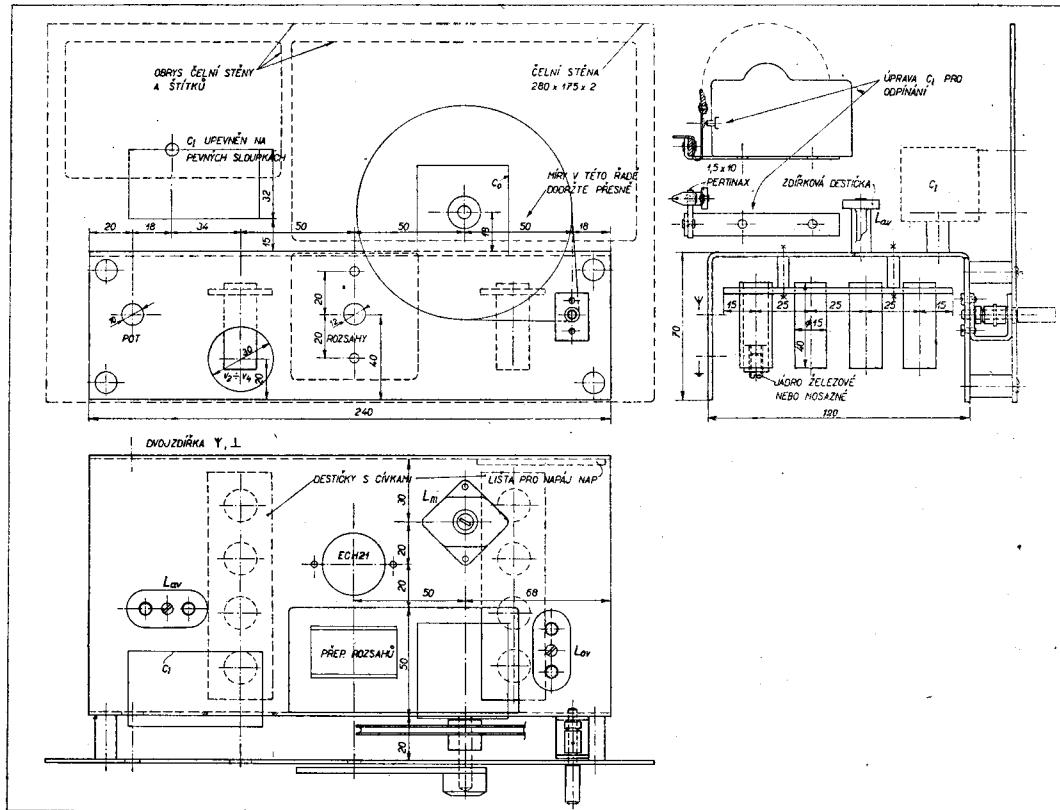Pohled zezadu: vlevo výmenná cívka oscilátoru s jeho lad. kondenzátoru Co, před ním mf obvod Lm a elektronka ECH 21, vpravo výmenná cívka vstupní a ladící kondenzátor 500 pF. Na zadní ploše zdířky pro antenu a uzemnění; středem vycházejí vodiče k přijímači, odkud se bere k napájecí ener- gie.



Kostra složená z kovové části, která nese všechny součástky, a čelní desky se stupnicemi. Kondensátor oscilátoru, C_0 , má jednoduchý šnúrkový ladicí převod. Na pertinaxových destičkách pod kostrou jsou upevněny cívky jednotlivých pásem, pro pásma méně často používaná nebo pro která nezbyly dotyky na přepinače rozsahů, má oscilátor zdírky k vyměňování. — Papírové štítky, nalepené na čelní stěnu, dávají přístroji pěkný vzhled. (Spinače v1 — v3 jsou zde nesprávně označeny v2 — v4.)

Dole snímek úpravy pod kostrou. Mezi rádami cívek je přepinač rozsahů, nad ním objímka elektronky ECH21.

Konstrukce. Ukázka, kterou zobrazují snímky a výkres kostry, zdáleka není závazná, a je možné zjednodušit nebo doplnit ji dleto rozmanitosti. Místo přepinače pásem je na pr. možné zapojit jen dvě zdírky pro zastrkování cívek výmenných, a je to způsob znamenitý, jenže ne tak pohodlný jako pouhý přepínání. Kovová kostra může být nahrazena snáze opracovatelným materiálem, jen desku pro elektronku a cívky použijeme kovovou, aby trochu stínila vstupní obvod. Vstupní obvod, a docela ani oscilátorový ladicí kondensátor nepotřebuje ladicí převod; u posledního je ovšem přece jen vitaný usnadněním obsluhy.

Použitý způsob úpravy je tento. Kovová kostra nese oba ladicí kondensátory, elektronku, mf. obvod a cívky s přepinačem. K ní je připojena svislá čelní deska s papírovými štítky pro ladicí obvody a přepinač rozsahů. Štítky jsou nalepeny na stířkané čelné ploše, a jsou přestírkány zaponem; před cejchováním jen mírně, aby papír ještě bral tuš, ale poté silně, aby byl povrch chráněn.


Pro úsporu jsme cívky vyráběli (místo z vhodné keramiky) z pertinaxových trubek, prům. 15 mm, na něž jsme vyřízlí mělký závit na soustruhu. Účelem bylo získat neměnné rozměry vinutí zejména proto, aby čtenáři dostali spolehlivé informace o vyzkoušených počtech závitů; jinak postačí, bude-li vinutí takové, aby neměnilo polohu. K tomu účelu jsme také pertinaxové trubky prořízli podél jedné povrchové přímky, takže mírně pruží a trvale napínají vinutí. V trubkách jsou vsazeny zátky z fibru nebo textgumoidu se závitem M7 v ose. Tam můžeme šroubovat buď železová jadérka M7/12 mm. zná-

má z býv. jader Palafer 6362/4, nebo podobných rozměrů mosazné nebo měděné svorníčky. Zašroubováním jader železových indukčností zvětšujeme, jádry měděného ji zmenšujeme, a to je cenná možnost, nechceme-li se příliš plnit s úpravou vinutí tak, aby nám souhlasila pásma. Ještě cennější je, že možností pohodlně doladit indukčnost můžeme také opravit rozladení, zaviněné otřesy nebo stárnutím.


Cívky jsou vsazeny do pertinaxových pásků a s nimi připevněny zespodu ke kostře, jak je to vidět na snímcích a vy-

značeno na výkrese kostry. Jsou připojovány k přepinači s 2×9 polohami, jaký je možné získat na pr. úpravou dvousegmentového přepinače Tesla Always. Mezi póly přepinače jsou také připojeny pomocné kapacity C_p , v našem případě vesměs 50 pF, keramické. Je zjevné, že by v tom případě postačila jediná, připojená přímo k C_0 ; tím bychom však ztratili možnost mít pro přidavnou cívkou výmennou jinou šíři pásmá.

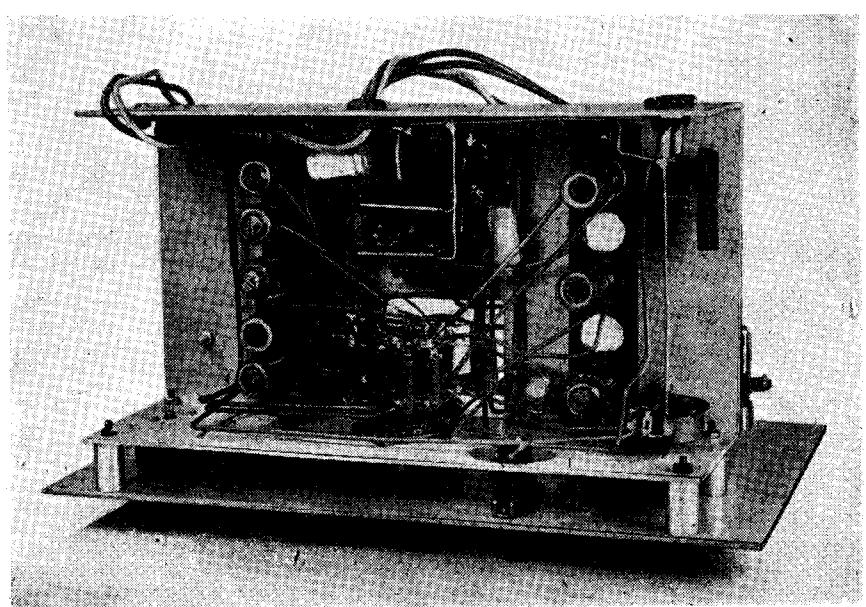
Připojení k přijímací zastane několik ohebných vodičů, které vycházejí od kontaktní lišty v konvertoru a vedou ke vhod-



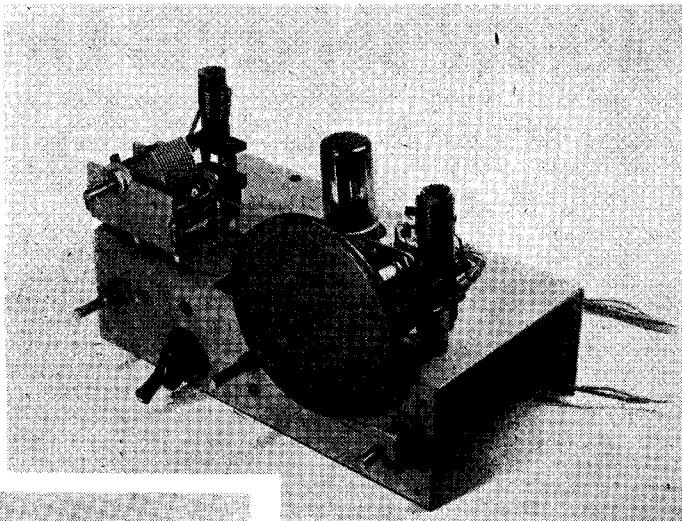Přístroj bez čelní stěny se stupnicemi. Snímek ukazuje úpravu ladícího převodu a za tím volný přepinač v1 — v3.



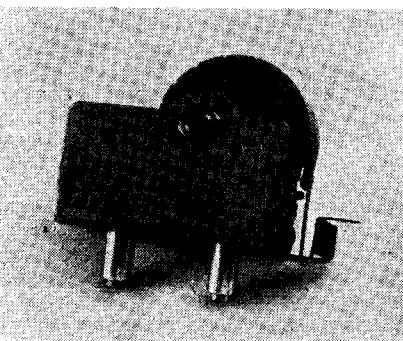Úprava spinače v1 k odpínání vstupního ladícího kondensátoru při jeho vytvoření na nejmenší kapacitu.



ným místům v přijimači. Je výhodné upravit spojku elektronkové objímky a patky; tato na vodičích od konvertoru, objímka u přijimače. Vývody od konvertoru k anténě a zemi přijimače opatříme banánky a zasuneme je do příslušných zdírek přijimače, kdežto antenu a uzemnění připojíme na konvertor. Bylo uvedeno, že přeložením přepinače se konvertor zařadí nebo úplně vypadne; zbylá zátěž antény vstupním obvodem přes kapacitu C_a na středních a dlouhých vlnách přijimači nedadí.

Potíž při uvádění do chodu ve srovnání s běžným širokým kv rozsahem je v tom, že když se dostaneme mimo pásmo, nevíme často, jak máme ladící obvod L_0 změnit, abychom se na pásmo dostali. Pomočný vysílač v obvyklém použití poskytuje údaje nejisté, protože jediný ladící vstup dává jak zrcadlové výskytu, tak signály harmonické. Nejsnazší a nejjednodušší je, máme-li vedle konvertoru a jeho přijimače ještě jeden přijimač, nejlépe audion se zpětnou vazbou. Konvertor s jeho přijimačem uvedeme do chodu, pomocný přijimač (p. p.) rovněž, a napájíme obojí jednou antenou. Na p. p. vyladíme některý vysílač na př. na pásmu 6 Mc (49 m), konvertor přepneme na totéž pásmo, a zkusíme tam týž vysílač najít. Když se to nepodaří, utáhneme zpětnou vazbu p. p. a ladíme jej v okolí 6 Mc, až se v přijimači konvertoru objeví silný šum, po případě hvizd. Posoudíme, zda je přitom p. p. naladen na kmitočet menší nebo větší než je prve zjištěna poloha pásmu 6 Mc. V prvním případě musíme zmenšit, v druhém zvětšit indukčnost příslušné cívky L_0 v konvertoru. Zmenšíme ji zašroubováním jádra měděného (sami

máme jen mosazná), v druhém případě železového. Předpokladem je, že odchyika není tak velká, aby korekce jádrem nestačila. To posoudíme už z odchylyky p. p. Pamatujme také, že týž signál můžeme konvertem přijímat při dvou kmitočtech, t. j. také dvou nastavených oscilátoru konvertoru, a to o zvolenou mezinárodní frekvenci nad a pod kmitočtem přijímaným. Theoreticky je možné použít kteréhokoli případu, obyčejně se však používá toho, při němž oscilátor pracuje na kmitočtu o mf větším než přijímaný.

Když jsme našli nějaký vysílač, dohadíme buď přijimač konvertoru, nebo mf obvod konvertoru na největší hlasitost; v prvním případě musíme současně ladit konvertor. Pak také co možná přesně doladíme vstupní obvod konvertoru. Přesvědčíme se, jak je pásmo umístěno, opravíme po případě polohu pásmo na stupnici malou retuší jádrem L_0 , a můžeme totéž provést s dalšími pásmeny. Na poprvé to nebude snadné, ale postupem získáme cvik, a protože data cívek jsou výzkoušená a keramické kondensátory z výroby poměrně přesné, je to spíše nezvyklá než obtížná práce.

Obvod oscilátoru v tomto zapojení musí kmitat, není tu vinutí, které by mohlo být obrácené zapojeno. Přes to se můžeme přesvědčit miliampérmetrem, zapojeným mezi katodou a koncem odporu $50\text{ k}\Omega$, zda mřížkový proud není pod $100\text{ }\mu\text{A}$. Obyčejně bývá podstatně větší s výjimkou pásmu 30 Mc, které je však právě asi na mezi vhodnosti konvertoru.

Vytřídění pásem na jednotlivé obvody není ovšem ještě celohováni. Běžný pomocný vysílač je málo vhodný, protože jeho stupnice bývá v průběhu jednotlivých pásem málo jemná a zpravidla nedostí přesná. Pak je buď nutno spokojit se s vyznačením samotných pásem podle zachycených vysílačů, nebo použít 100 kc multivibrátoru s krystalem nebo resonančním obvodem, který s použitím elektronky s velkým předpětím vytvoří mnohonásobně vyšší harmonické, jejichž zázněje pak na přijimači slyšíme a na stupnici konvertoru poskytnou příslušné dílky. Je-li ladící kondensátor kruhový, je už při 50 pF pomocných kapacitách stupnice té-


mě rovnoměrná. Ověřovací body můžeme získat z pomocného vysílače.

Pro toho, kdo zná podstatu činnosti superhetu a má aspoň základní zkušenosti se stavbou superhetu, je popsán konvertor úkolem naprostě snadným. Ty z jeho zvláštnosti, které vybočují z praxe běžných přijimačů, jsme se snažili osvětlit, proto smíme doufat, že využití tohoto námětu, ať v původní podobě, nebo ve spojení třeba s amatérským kv superhetem, bude snažné.

Prostá bleskojistka


Ochrana antény je obtížný problém, zejména pro lidi s vyuvinutým smyslem pro odpovědnost. Úprava, kterou si pisatel vyzkoušel, omezí nebezpečí přepátku v anténě velmi podstatně. Záleží v tom, že přes fetéz isolátoru zařadíme nějakou doutnavku, zbavenou ochranného odporu, a dále jiskřiště ze dvou drátů asi 2 mm sfly, které jsou kalitovou destičkou nebo i porcelánovou objímkovou doutnavkou drženy ve vzájemné vzdálenosti asi 2 mm. Doutnavka okamžitě svěde k zemi předpěti už od 100 voltů, a kdyby selhalo nebo se poškodila trvalým proudem nebo mocným výbojem, zůstává tu vždy ještě jiskřiště, kterým projdou k zemi všechny strmé vlny.

Z. Šimánek.

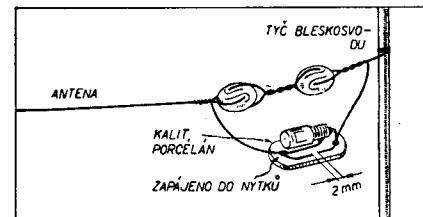


Zlodějka na kov

Snímek nepotřebuje mnoho doplnit. Kus ulomené pily na kov, raději silnější, t. zv. strojný, opatříme pevně přinýtovaným dřevěným držadlem, volný konec pily odrazíme, aby vzniklo klínovité zúžení, a sbrousíme; zoubky nechť směřují k držadlu. Získaným nástrojem snadno vyřízneme otvory v plechové kostře, nebo vytvoříme průřezy pro vyhnutí části kostry mimo rovinu zbytku. Plech zůstane rovný a okraje hladké, a práce jde aspoň tak rychle, jako odvrácení. Při troše trpělivosti a dostatku síly vyřízneme tak i části kostry z velké tabule, nemůžeme-li použít nůžek, a to zase při zachování rovných, nezborcených okrajů. — Rukověti je možné dát učelnější tvar vytvořením mělkých prohloubení pro prsty a zaobleného konce pro dlaň.

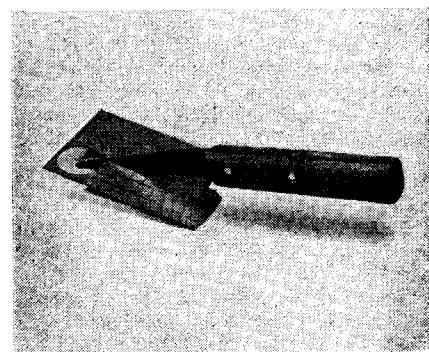

DÁLKOVÉ SPÍNÁNÍ PŘIJIMAČŮ

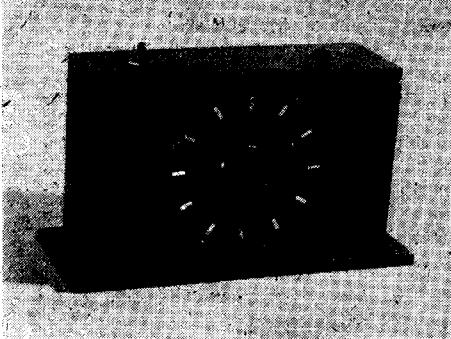

Spinač hodiny z běžného hodinového stroje.

Přijimač, ale i jiný elektrický přístroj potřebujeme někdy zapnout z místa dosti vzdáleného. Příkladem může být rozhlasový aparát, který napájí jeden nebo několik dalších reproduktorů v obytných místnostech, a který chceme z kteréhokoliv místa zapnout nebo vypnout. V jedinečných případech, zejména když vzdálenosti nejsou přílišné, můžeme na příslušná místa rozvést přímo silnoproudý připoj a spínat jej přímo (obraz 1a), při více spinačích t. zv. křížovým nebo schodištovým zapojením spinačů (obraz 1b, c). Silnoproudý rozvod musí být však bezpečný, a při větších vzdálenostech vydeje proto příliš nákladní. Pak se hodi spínání neprímé.

Podstatu znázorňuje obraz 2. Silnoproudý přívod, značený jediným vodičem, je přerušen spinačem, ovládaným elektricky pomocným obvodem. Uzavřeme-li vzdálený spinač v pomocném obvodu, přitahne elektromagnet M kotvu K , a ta sepne spinač v sítovém přívodu ovládaného přístroje a drží jej, dokud je v pomocném obvodu proud. Při otevření spinače pomocného se otevře i spinač hlavní. Spinačů v pomocném obvodu může být i více. Jsou-li spojeny paralelně, je připínáný přístroj připojen tak dlouho, dokud aspoň jeden ze spinačů je spojen. Kdyby spinače v pomocném obvodu byly v sérii, byly by připínáný přístroj odpojen tak dlouho, dokud by všechny spinače pomocné nebyly spojeny. Zjevnou nevýhodou je tedy závislost spinačních možností na ostatních místech, když na př. někdo zapomněl svůj spinač vypnout, běžel by ústřední přístroj trvale, i kdyby nebyl používán. Druhou nevýhodou je stálý proud v pomocném obvodu, dokud je řízený přístroj zapnut, a tím zbytečná spotřeba energie.

Tyto nevýhody nemá spínání, ovládané impulsy, jak je znázorňuje obraz 3. V obvodu sítového přívodu je spinač, který při každém stisknutí tlačítka v pomocném obvodu postoupí k opačnému stavu než byl předchozí. V obrázku je nakreslen ve stavu zapnutém; stisknutí tlačítka způsobí pootočení rohatky o čtvrt kruhu a spinač vypne. Následující stisknutí tlačítka, třeba jiného než toho, které bylo stisknuto před tím, jej opět zapne, atd. Ukázky úprav takových spinačů najde zájemce dál.

Zvláštním druhem řízení na dálku jsou basové spinače, které jsou určeny, nastavitelný čas, přístroj zapojí nebo vypnou. Pro jediný nastavitelný čas v období 12 hodin je možné použít obyčejného budíku takového druhu, u něhož se při cho-


Přehled způsobů a přístrojů k spínání přijimačů a jiných elektrických přístrojů na dálku pomocným elek-

du budicího zvonku točí klíček, natahující budicí pero (obraz 4). S klíčkem spojíme vhodný spinač, upravený po případě tak, aby mohl jak spínat, tak vypínat, a účel je dosaženo. Takový prostý přístroj vyhoví těm, kdo chtějí být probuzeni po nenáhlém rozehráním svého přijimače. Snad se to zdá postradatelou libětou, je to však zejména pro časné vstávající lidi neskonale příjemnější, než vstávání za protivního říčení budíkového zvonku, a má to i dobrou praktickou stránku. I boxer mezi budíky konečně budík přestane, kdežto přijimač tvrdosíjně hraje a vyládá, třeba docela potichu, ale byl-li nastaven na zapnutí o několik minut dříve než je zeznamenána lhůta, a má-li dostatečnou, třeba nevelkou hlasitost, vytrhne z ranní dřímoty i spáče zcela rekordního.

Takový prostý budík na obrázku 4 má těsně pod klíčkem, natahujícím pero budíčího zvonku, buď spinač nebo přepinač $P1$, běžný páčkový, nebo vyrobený doma. Druhý, podobný přepinač $P2$ je upevněn vhodně jinde, nejlépe na skříňkové základní destičce, na kterou radiový budík upevníme. V té poloze, jak je na obrázku, je přístroj připojen, a když budík začne zvonit, přeloží přepinač $P1$ do druhé polohy, a přístroj vypne. Když bude $P2$ v poloze „zapíná“, nastane při chodu budíku zapnutí přístroje. Tři věci jsou tu důležité: přepinač $P1$ musí jít přeložit

tak lehce, aby to otáčející se klíček-budíku dokázal. Za druhé: všechny sítové části musí být bezpečně chráněny proti dotyků a izolovány od kostry budíku. Koněčně: má-li budík pracovat, nesmíme zapomenout jej nastavit a natáhnout, to ostatně platí i pro budík obyčejný. Postačí-li jen společné funkce elektrického budíku, postačí jako $P1$ páčkový spinač. Zvonek budíku můžeme po elektrizaci vhodným způsobem vyřadit, protože uvádí-li svou funkci zaharašením, je to podstatná újma na jeho výhodách.

Náročnější zájemci však chtějí, aby jimi hodiny řídily chod přijimače důkladněji, t. j. aby jej v nastavené časy zapínaly a vypínaly. K tomu účelu vyrobili švýcarští hodináři několik druhů spinačů hodin s ciferníkem 24hodinovým a s možností nastavit vypínací časy po 5 až 10 minutách v celém rozsahu 24 hodin. Jedna z nich ukázkou důmyslu a mechanické dovednosti, kterou jsme měli na dosah, je zobrazena dvěma snímky a náčrtkem podstaty spinačního mechanismu na obrázku 5. Spolu s hodinovou ručkou, která běhá po 24hodinovém ciferníku, obíhá za ním raménko R . To má na konci čtyřcípu hvězdičku K , která zabírá s ko-

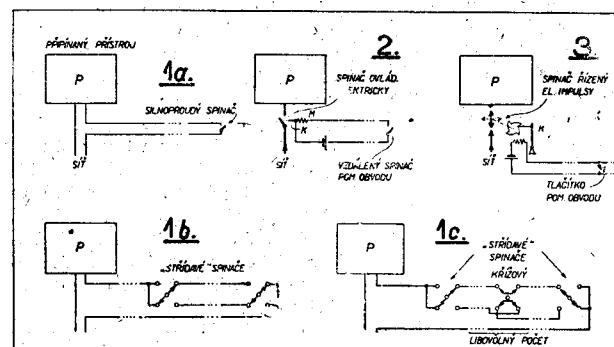


Obraz 1. Dálkové spínání přímé, a — jediným spinačem, b — ze dvou míst „střídavými“ spinači, c — z lib. počtu míst t. zv. schodištovou úpravou.

Obraz 2. Dálkové spínání nepřímé reléovým spinačem.

Obraz 3. Dálkové spínání impulsovým spinačem.

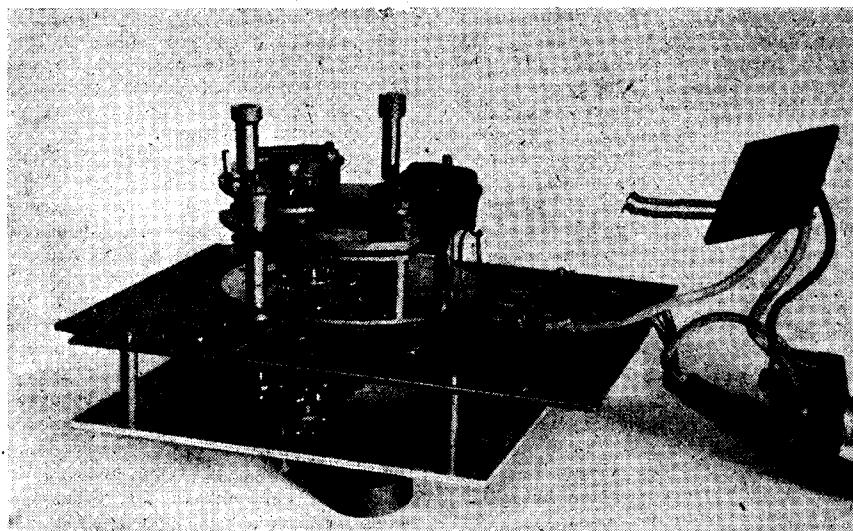Vnitřek továrních spinačů hodin podle obrázku 5. Pohon synchronním motorkem.



A PROVEDENÍ SPÍNACÍCH HODIN

trickým obvodem a spinačem, řízeným elektrickými impulsy, a hodiny ke spinání v nastavitelech časech.

lítoky k , nastrkanými do dírek v kovové desce ciferníku. Dírky dovolují nastavit spinaci a vypinaci časy po 10 minutách. Jsou ve dvou řadách, aby měly dosti místa, náčrtek však ukazuje jen řadu jednu. Druhá je soustředná, má druhou hvězdičku blíže k středu, a páčka P , o níž bude hned řeč, má pro ni ještě jedno raménko.

Když hvězdička dojede k některému kolíčku, pootočí se o čtvrt kruhu. Přitom její zub zabere s pravým okrajem páčky P a přinutí ji vykývnout směrem šípky. Druhé, delší rameno páčky posune rohatkovou r o osminu kruhu (krok určuje měkká západka N), a vrátí se zpět účinkem péry. Přitom se svou boční poddajností vyhne následujícímu zubení rohatky r , a posadí se pod něj. Vlastní spinač se skládá ze dvou párek D_1, D_2 , která leží na plechovém kotoučku Z , upevněném stejně jako péra isolovaně od kostry strojku. Dolní pásek spočívá na neperfurované části kroužku Z , horní je na zubech. Kdykoli se kotouček Z pootočí, dojde buď k sepnutí nebo k rozpojení párek. Spojení a přerušení se tedy pravidelně střídá. Všechno, co je na obrázku 5 kromě kolíčků k , se točí spolu s hodinovou ručkou; páčka D mají tedy ještě klouzavé vývody, nikoli přímě spojení dráty. Destička Z má ve skutečnosti větší počet zubů, a rohatka r rovněž, takže zdvih páčky P stačí menší. — Hodinky mají synchronní motorek, který se bohužel sám nerovníbá, takže nepřjemný důsledek každého přerušení dodávky elektřiny je zastavení strojku se všemi nepříznivými důsledky na pracovní morálku postiženého tvrdého spáče.

Domácí konstruktér se obyčejně musí spokojit se strojkem dvacetičasovým a s úpravou jednodušší, kterou schematicky znázorňuje obrázek 6. Hřídeliky ruček hodinového strojku prodloužíme tak, aby chom na trubku, jež je hřídelíkem hodinové ručky, mohli upěvnit za ciferníkem

ještě poddajnou ručku pomocnou, která běží souhlasně a ve stejné poloze jako ručka hodinová, je však delší než ručka minutová, obraz 7. Ze zadu na ciferníkové desce je připevněno mosazné mezikruží K , které má v souhlase s hodinovým dělením ciferníku a skrz jeho desku navrátný otvory, odpovídající čtvrtihodinovým intervalům. Do dírek můžeme nastrkat kolíčky, které vyčnívají do cesty pomocné, spinaci ručce, a jsou tak upraveny, aby je ručka mohla přejet. Kroužek K je isolován od kostry, když se však pomocná ručka dotkne některého z kolíčků, spojí isolovaný kroužek s kostrou hodinového strojku, a tím uzavře pomocný obvod.

Ostatní zapojení je zase na obraze 6. Uzavřeli ručku spojením s kolíčkem, zastrčeným do dírky žádaného času, pomocný obvod, dostane proud magnet M a provede přepojení (buď zapnutí, nebo vypnutí, podle toho, co bylo předtím). Hodinová ručka však jde pomalu, a pomocný obvod by zůstal uzavřen zbytečně dlouho. Proto je v obvodu odpojovač z dvojkovou (bimetal) B . Jakmile je pomocný obvod uzavřen, ohřeje se této bimetalu jednak přímo procházejícím proudem, jednak pomocným topným vinutím t z odporového drátu. Tím se pásek bimetala zkroutí a přeruší dotyk d v obvodu elektromagnetu. To nastane podle velikosti proudu a úpravy topnýho vinutí po 1 až 3 vteřinách. Topný vinutí bimetala dostává proud nadále, dokud pomocná ručka nes jede s pří-



Vzhled továrních spinacích hodin s 24hodinovým ciferníkem. Vnitřní úprava podle snímku na str. 232 a obrázku 5.

slušného kolíčku v hodinách, takže této zůstane odpojeno, i když styk pomocné ručky trvá několik minut. Obvod je doplněn přepínačem P , který dovoluje elektrické spinání vyřadit, a tlačítkem T , které dovoluje elektricky změnit přitomný stav řízeného spinače v opačný, t. j. můžeme časové řízení doplnit ručním, třeba i dálkovým.


Několik pracovních údajů: použitý hodinový strojek byl prostý, z velkého buďku. Byl vyřízen z původního pouzdra a vestavěn do dřevěné skřínky, budící záření bylo vyfázeno. Hřídeliky ruček byly pozorně nastaveny asi o 2 cm, na trubku hodinové ručky byla nasazena lehká a poddajná pomocná ručka, z pružného mosazného plechu síly asi 0,5 mm a šíře 8 mm, na konci žlábkovitě zahnutá, aby bezpečně najela na zahrocené kolíčky. Když svou vahou způsobila přepadávání hodinové ručky vinou zubové výle, využíme pomocnou ručku tak, aby tření stačilo udržet ji ve stálém záběru. Vodivý kroužek s dírkami je z mosazi nebo jiného dobrého vodiče, síly asi 1 mm, a dírky do něho navrtáme přesně soustředně s ciferníkem, a ve správném rozdělení. S chybami zapínání v rozmezí několika minut bývá obyčejně nutno se smířit. Bimetalové pero jsme nalezli v zásobách, a bylo kdysi vydolováno z elektrického podošky. V přitomné době je nabízí v různých úpravách prodejna Elektra 1-01, viz její oznámení na 2. str. obálky v č. 9. Topný vinutí má 20 záv. drátu 0,15, nikelin, navinuto na silodvém obalené bimetalovém pásku, a je doplněno odporem R asi $1 \frac{1}{2} - 1 \Omega$ nastaveným tak, aby topení stačilo udržet bimetal odpojený.

Pomocný obvod je napájen z transformátoru s primárem 120/220 V = 1440 + 1200 záv. drátu 0,16 mm, sekundár 7 V/1 A = 84 záv. 0,7 mm, navinuto na jádro o průřezu 3,7 cm², okénko 4,1 cm², úprava pokud lze bezpečná, protože transformátor je napřázdno trvale v chodu; při práci dává několikatřínové proudové nárazy asi 2 A, a je dvojnásobně přetížen. Pro lehce jdoucí spinač postačí také dobrý zvonkový reproduktor. Celkovou úpravu hodin ukazují snímky.

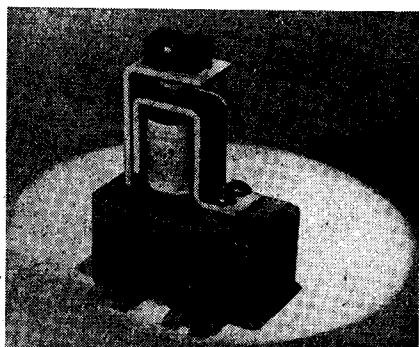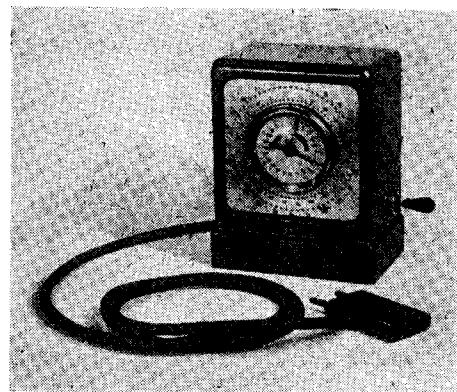Navrhli jsme trojí druh elektricky ovládaných spinačů, a vyzkoušeli jsme z toho dva. Úprava na obrázku 8. je výrobě prostá a snadná, protože používá hotového tlačítkového spinače pro stolní



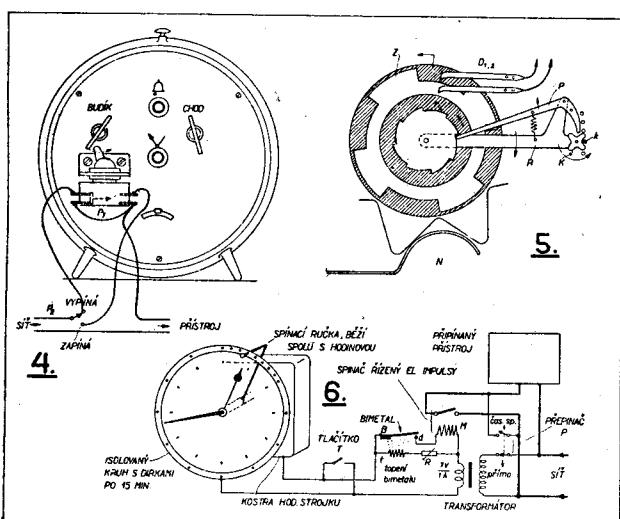Impulsový spinač s elektromagnetem a malým tlačítkovým spinačem.




Vlevo snímek impulsového spinače podle výkresu 9.
Každé zavedení proudu do elektromagnetu způsobí přechod spinače v opačný stav.

Vpravo snímek - vnitřku hodin s napájecím transformátorem a impulsovým spinačem, s bi-metalovým odpojením.

svitidla a p., které jsou nyní v obchodech. Nejsou zvlášť důkladné, ani elektricky zcela dokonalé, ale přece ušetří dosti práce. Celý spinač se skládá z elektromagnetu s třmenem M z páskového železa v němž je upevněna cívka s vinutím na trubce, stočené a slepené z celuloidového filmu. V trubce volně krouží kousek železné tyčky prům. 6 mm. Dostane-li cívka proud, vtáhne tyčku do své dutiny, a ta přitlačí knoflík spinače a způsobí zapnutí. K spolehlivé funkci potřebuje cívka impuls asi 800 ampérzávitů, t. j. v daném případě proud 1,8 ampéru do 450 záv. Podle toho mohou si zájemci upravit vnitřní na jiné napětí v pomocném obvodu. Tlacičkový spinač je údělně rozebrat, šroubovicový pásek, který způsobuje natáčení spínací příčky, důkladně vyhladit a zavítat břitů, stejně jako jeho dráhu, aby spinač pracoval bezpečně a lehce. Pérko, které vraci knoflík zpět, je někdy vhodné změknit, po př. nahradit jiným, a mechanismus uvnitř namazat jemným olejem (na šicí stroj). Pak působí spinač bezpečně a spokojí se i s menším proudem, který budou jak je dosti velký, aby nebylo vhodné použít k pohonu spinače baterie. Spinač pracuje v poloze aspoň přibližně svislé, ať s jádrem nahoru nebo dolu.

Snímek prozrazuje, že v hodinách na obrázku bylo použito tohoto spinače; byl montován kotvíčkou dolů, a provedení je poněkud, ale ne podstatně odlišné.



Druhý spinač používá elektromagnetu, podobného běžným relé, a na jeho prodlouženém kotvě je isolovaně upevněna vzpěra z páskového pérka. Pérko v klidu míří do osy vahadélka. Když cívka elektromagnetu dostane proud, přitáhne kotvu, pásek skloní po boku střední části vahadélka k jedné straně a přeloží je do druhé polohy. Změnu postavení, vynucenou naklopením vahadla, vzpěrový pásek snesne, ale když kotva elektromagnetu po přerušení proudu odskočí a pásek vyběhne nad vahadlo, vrátí se pružností do střední polohy a je připraven při opětovné činnosti přeložit vahadlo zpět. Vahadélko je spínací částí

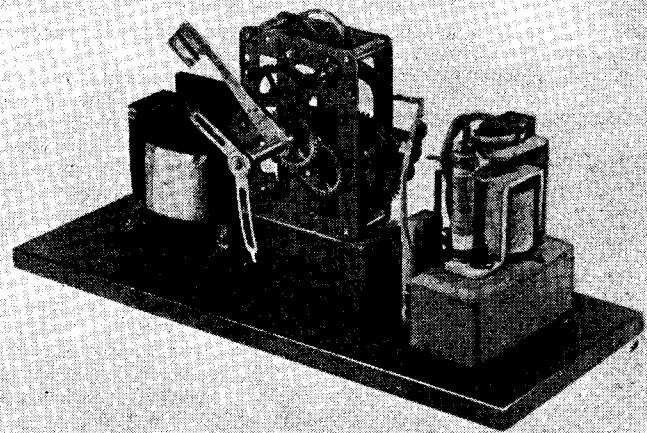

mezi dvěma jemnými péry z pružné mosazi nebo mědi, která doléhají na konci vahadla zcela měkké. Aby nepřejíždělo vhodné krajní polohy, má jedno pérko zahnutý konec, a druhou polohu drží drátová skobka, upevněná vhodně v nosné pertinaxové základně spinače (zapojením do nýtků, podobně jako hřidel vahadla). Protože úprava vahadla zaručuje spolehlivý dotyk s jejím hřidelíkem, je možné upravit je také jako přepinač: Pravé pérko bychom upravili přesně stejně jako levé, a přívod proudu by šel hřidelíkem do vahadla. Při stavbě hledíme


zmenšit pokud iž nejvíce tření v mechanismu, aby k přeložení stačila malá síla. Pak postačí k činnosti spinače jen asi 200 ampérzávitů, a je možné použít k pohonu suché baterie. Při poměrně krátkých nárazech vydrží baterie dlouho, a její centrální výhodou je, že nevznáší do obvodu další nejistý člen, jako je síťový transformátor s malým výkonem, který je obtížné jistit tavnými pojistkami, a přece někdy může způsobit požár.

Jiný druh spinače tohoto druhu, který jsme sami jen nakreslili, ale nevyrobili, znázorňuje obrázek 10. Elektromagnet je

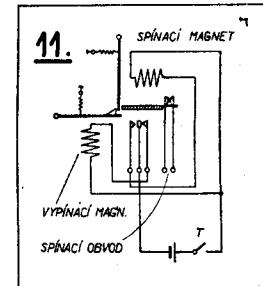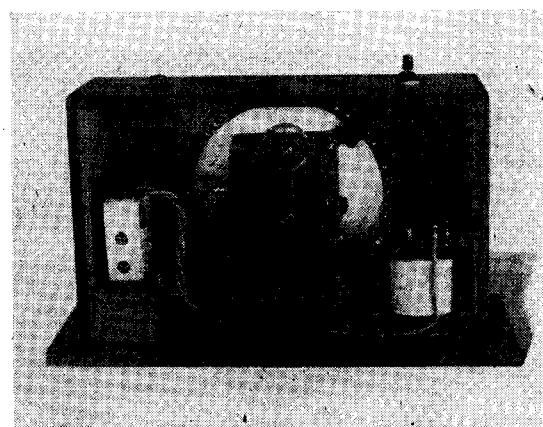

Obraz 11. Elektrické získání funkce reléového spinače. Vlevo snímek vnitřku amatérských hodin.

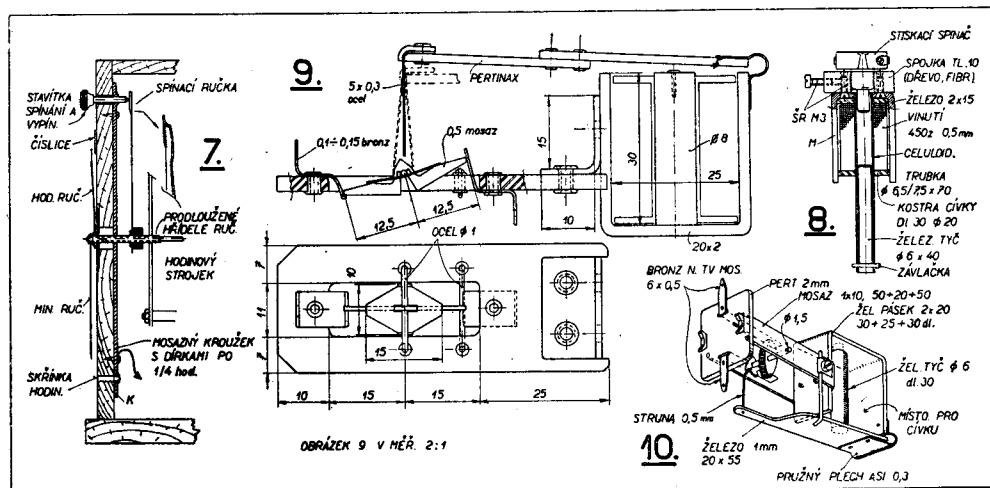Obraz 7. Úprava hodin vložením pomocné spínací ručky (viz obraz 6). — Obraz 8. Impulsový spinač z elektromagnetu a tlacičkového spinače, které postačí menší proudový náraz. — Obraz 10. Ještě jiný impulsový spinač, s převedením impulsů v otáčení spojovací příčky spinače (nekonstruováno).



podobný úpravě 9, vzpěra však zabírá s čtyrzubou rohatkou, kterou natáčí při každém zdvihu o čtvrt kruhu. S ní se točí spojovací příčka, která v každé druhé poloze rohatky spojí dvě pérka, přívody proudu ve spinacím obvodu. Činnost i sestrojení je jasné z obrázku, kde jsou i předpokládané účelné hlavní rozměry.

Konečně uvedeme pro úplnost elektrické řešení spinače, řízeného impulsy, kde je střídavá činnost dána střídavou činností dvou elektromagnetů, obrázek 11. V naznačeném postavení je hlavní obvod zapojit. Stiskneme-li nyní tlačítko, nebo dostane-li pomocný obvod proud přes spinaci hodiny, jde proud přes prepínací péro pravé do vypínačního magnetu, jehož kotva se přitáhne, zub na ní uvolní kotvu magnetu spinacího, která vlivem pružiny odskočí, a rozpojí hlavní obvod. Když poté opět stiskneme totéž tlačítko, zavede prepínací dotyk proud do magnetu vypínačního, který přitáhne svou kotvou, a kotva vypínačního magnetu ji zajistí ozubenem. Čtenář však snadno rozpozná, že obvod tak upravený by při trvalém stisknutí tlačítka „přešel do oscilací“, protože pokračujeme-li v popise, musíme dodat, že současně přitažení kotvy spinacího magnetu přepojei proud do magnetu vypínačního, který tedy vypne, tím však dostane zase proud magnet spinaci. Spinač pak při trvale stisknutém tlačítku spiná a vypíná s kmitočtem, daným mechanickou indukčností a kapacitou součástek, t. j. jejich hmotou a pružností. Závadu by bylo lze odstranit předpisem, že stisknutí musí být krátké, to by však nacvičil jen dovedný obsluhovatel. Postačí však přidat každé kotvě ještě po dvojici dotyků, které jsou zařazeny v obvodu cívky druhého magnetu, a jsou rozpojeny, když je kotva zcela přitažena, t. j. dokud její cívka dostává proud, protože je stisknuto tlačítko. Když však cívka proud ztratí, a kotva malíčko odskočí, už se pomocný dotyk uzavře, a při následujícím stisknutí tlačítka může nastat opačný pochod.


Zájemci o dálkové spinání přijímačů setkají se pravděpodobně s úkolem připojit a řídit další reproduktory. Pokud jím není tento problém běžný, najdou potřebné vysvětlení v RA č. 5/1946 str. 114.

Na rozdíl od jiných návodu, soustředěných kolem jediného pracovního záměru, předložili jsme zde čtenáři celou řadu námětů, které se týkají spinání elektrických přístrojů na dálku. Méně samostatným zájemcům možná nadbytí řešení způsobů rozpaky, co si z toho mají vybrat. Uváží-li však svoje možnosti dřenské a surovinné, nebude rozhodování obtížné; údaje ke stavbě jsou snad natolik úplně, aby s nimi bylo lze vystačit, a příležitost seznámit se s jinými zajímavými úpravami bude snad také oceněna.

Z REDAKČNÍ POŠTY

Tmel na patky

Dotaz v minulém čísle vynesl do 15. září právě 15 dopisů a jedno sdělení ústní, s obsahem, jak většině opravdu hodnotným. Značný počet dopisů, vztahujících k témuž námětu a k cestám jen málo odlišným, nedovoluje, abychom dali slovo pisatelům přímo; v následujícím výjazku uvádíme trest jejich sdělení. Hvězdičkou označeným rozdělilo vydavatelství Elektrotechnika 12 výtisků knihy „Měřicí metody a přístroje v radiotechnice“ jako malou odměnu za jejich pohotovou ochotu. Jim i ostatním redakce děkuje za sebe i za své čtenáře. — Jistě stojí za připomínku, že uvedené měly se hodit i na jiné předměty než elektroniky.

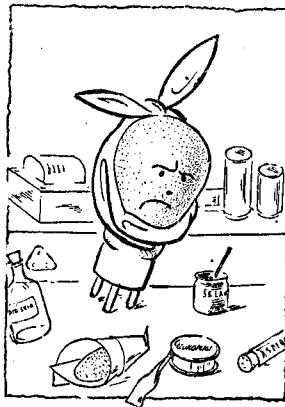

— Jenom
bych teď
ráda vědě-
la, co si
z toho mám
vybrat!

Tmely z vodního skla

Při vytahování vícemásobného stabilisátoru utřela se baňka z patky i se všemi vývody. Po nastavení drátku a jejich rozdělení do příslušných kolíčků patky napadal jsem drátkem do mezery mezi sklem a pevně lipicím zbytkem původního tmelu husté, nezředěné vodní sklo, a výbojku jsem ponechal přes noc v klidu stát. Poté snesla bez poruchy běžné, ne právě jemné vzašování a vytahování z objímky. Vilém Kláň.^{*} Praha. — Vodní sklo smísim na vhodně hustou kaši s kaolinem nebo plavenou křídou. Tento tmel vyplní i větší mezery; bakelitovou patku je vhodné zdrsnit. Karel Vrbáč, Turnov. — Do vodního skla míchám jemně mletou pemzu, až vznikne hustá kaše. Uplně zaschnutí trvá až tři dny, a tmel je zaručeně bezpečný. J. Drašnar, vedoucí Elektry a Jos. Málek,^k radiomechanik, Dobruška. — Vodní sklo a žáremodravou vlnou.

Vodní sklo a šamotová moučka dají tmel, který po vysušení na teplém místě znamenitě drží. Hodí se i pro žárovky; v patce děláme otvůrek, aby vodní pára, vzniklá při spájení, mohla uniknout. Ing. A. Pelešek z Brna: — Za plnidlo se hodí jemná drť ze zbytků šamotové keramiky; před vyschnutím kontrolujme, zda proniklý tmel nezpůsobil zkrat. Po vyschnutí, urychleném mírným ohřátím, zkrat zpravidla zmizí, bezpečnější však je dát tmelu jem tolík, aby se nedostal ke spojům. Zdeňek Schwarzbach, Praha. — K násnéšení vodního skla bez plnidla se hodí kapátko, kterým do spáry vpravíme jeden potřebné množství. Václav Pittner, Praha.

Malá koupěčtivost amatérů

Američtí výrobci přístrojů a součástek si stěžují, že po snadno pochopitelné nadmerné popátce krátké po skončení války zájem amatérů-vysílačů silně poklesl a je hluboko pod očekávaným stavem. Dívodem jsou ohromná množství výprodejního materiálu, který dala vojenská správa do prodeje za velmi nízké ceny. Insertní stránky amerických časopisů registrují dosud znáchnou nabídku, ceny však zvolna stoupají a některé věci již s trhu zmizely. — (Radio Service 7/8 49.)

kaší řídkou pro úzké a hustší pro široké spáry; tmel ztvrdne za několik minut. Jan W a r a u s , * mechanik, Praha.

Tmely celuloidové

Do spáry mezi patkou a baňkou nanášíme hustý nitrolak (duko). Zvláště dobré drží, když elektronku předem nahřejeme, třeba jejím nažahením. Klidně zatvrdnutí za jistím přetažením gumového pásku přes baňku a patku. Hodi se i na žárovky (značná teplota). Vladimír P r y l,¹ OK 1 AAB, Praha. — Z nedostatku lepších věcí jsem zkoušel přilepit odtrženou baňku elektronky obyčejným zaponovým lakem, t. j. roztokem celuloidu v acetonu a octanu amylnatém. Spojení drželo, lak však nesnáší značné teploty, a je vhodné časem jej obnovit. Petr Karlovský, Praha.

Tmel Šelakový

Pro elektronky, které příliš nehfejí, po-
stačí šelak v lihu, zahuštěný asi jako med.
Do velkých mezer je lépe dát šelakové
tésto s plavenou křídou. Za vyšší teploty
měkne, a je v obchodech vzácný. Proto
dávám přednost vodnímu sklu. V. Pitt-
n e r.* Praha.

Tmely zvláštní

Jeden z receptáře: dva díly žlutého vosku, 1 d. černé smůly, 4 d. pryskyřice se spolu roztaví, promíchá a přidá 1 d. jemné cihlové moučky. H. L e r c h, Praha.

Jemná korková dřív se smíchá se stejným objevom množstvím sádry a s vodou na tvárnou kaši. Nutno pracovat rychle, tmel zakrátko ztvrdne, dá se však snadno odstranit s mist, na něž se nedopatréním dostal. Proti vodnímu sklu má výhodu, že nekoroduje sklo, kteráz nevhoda se však může projevit jen u velmi choulostivých skleněných částí. K. V. rba,* Turnov.

Tmely koupené

Fa Digama, Praha I, Křižovnická 3, vyrábí „rychlolep“, téhož jména, který rychle tvrdne ve sklovitou hmotu, a jedno podle mého názoru daleko lepší než vodní sklo. Fr. T o m s,* Řepy. — U pouličního stánku jsem kdysi kupil tubu bílého acetonem páchnoucího lepidla, které kromě lepení, tmelení a klížení všeho možného k čemukoli dokonale spojuje elektronky. Na neštěstí se prodává v tubách bez označení, takže neznám název ani výrobce, a když mi dojde zásoba (která se dá po vy schnutí ředit zapomen), pátrám tak dlouho po ambulantním dodavateli, až si zase tmel opatřím. H. L e r c h,* Praha, (*Tento lep známe v redakci také, a podobně s obtížemi jej opatřujeme. Hodi se také k zaříškování žroubků. Zná snad někdo výrobce nebo složení?*)

Koupil jsem si jednou v drogerii lepidlo zn. amka, a dobré se osvědčilo i na elektronkách v zesilovači, na kterých při chodu neudržím ruku. Barevný povrch elektronky lepidlo částečně rozputí a po zaschnutí drží dotyk stínění lépe než dřívě. Josef Čermák, konstruktér, Praha.

Spojování bez tmelu

Abych zachránil elektronku, která se na své patce kymácela, takže hrozil zkrat nebo utřízení přívodu, použil jsem v nedostatku jiných prostředků dobré bílé náplasti (leukoplast), která na suchém, mírně nahřátém povrchu dobře držela. Lepicí pásek isolační se nehodí, protože ta lze jen sama na sobě, ne na hladkých předmětech. V. Koďousek* Praha.

(Čímž je, jak doufáme, otázka spolehlivého tmelu na patky vyčerpána, jen s tím malým zbytkem, že by nám někdo mohl prozradit, jaké je složení tmelu na žárovky a elektronky, kterého se používává v továrnách. Brožúv recentní všechny máme.)

CHOPINOVSKÉ JUBILEUM

a gramofonová deska

Vnoci ze 16. na 17. října tomu bude sto let, co v pařížském bytě na Place Vendôme č. 12 dohasl v tichém umíráni Fryderyk Chopin. Jako poslední již nezapsaná melodie splynula mu se rtu slova synovské lásky: „Matka, má ubohá matka“, podbarvená harmonickou steskou po vzdáleném rodném domově a milované vlasti.

Vzpomínáme-li v gramofonové rubrice znovu Fryderyka Chopina, ačkoli o jeho díle jsme v našem časopise psali podrobně již před třemi lety, a to v 7. č. roč. 1946 na str. 182, chceme jenom znova podtrhnout kulturní význam gramofonové desky, který mnoha lidmi je stále ještě nechápán nebo zdaleka nedoceněn. Uvědomme si jenom to, co bylo znamenalo, kdyby Chopin, jenž měl nejen geniálně tvůrčivou, ale také geniálně reprodukující ruku, byl sám mohl zanechat budoucnosti autentické pojedání svých skladeb. Hudební odborníci v Polsku věděli na pr. velmi dobré, jak až po dnešní den nem ustále reprodukce chopinovských písni a jak jejich zdánlivě prostá a přece úplně nová hudební fakta již sama sebou klade otázku, jak si autor jejich produkci představoval. Ale stejně jde i o harmonické akcenty chopinovských skladeb, o jejich tempa, o jejich stavebné využití a pod.

Chopin není tím skladatelem, který by byl ke zvýšení svého triumfu potřeboval gramofonovou desku. Daleko více prospěla skoro všem jiným velkým tvůrcům, ani Beethovena nevyjímajíc, neboť teprve rozhasil a gramofonová deska zanesly zvuky jejich velkých symfonických děl tam, kde pro omezenost reprodukčních prostředků by nikdy nebyla mohla zaznít. Fryderyk Chopin se omezoval ve své tvůrčnosti především na klavír a výjimečně na violoncello s klavírem nebo trio a malý počet polských písni. Proto také jeho dílo dávno před vznikem gramofonové desky proniklo všude tam, kde byli milovníci tak rozšířeného instrumentu jako byl klavír nebo aspoň pianino. Přesto nebo právě proto Chopin patřil ke skladatelům, kteří od samého počátku gramofonového nahrávání stáli v popředí zájmu. Jeho dílo si totiž dál dobylo světového uznání a všichni mistři klavírní hry, kteří přichá-

Máte už seznam svých desek?



— Ale, Toničku, nech už toho hledání. Vždyť si můžeme ten opus poslechnout jindy.

VÝNÁLEZ VENTILŮ a jejich aplikace na lesní roh dal vznik celé skupině nových nástrojů, která v českém jazyce dostala příznačné jméno *zpěvoroky*, dobré vystihující jejich funkci a charakter.

Umístěním ventilů na t. zv. poštovský roh vznikl ve Francii *cornet à pistons*, často tam nazývaný prostě piston, v Itálii cornetta, a u nás a v Německu prostě kornet, čili malý roh. Kornet je kovový nástroj nevelkých rozměrů, jehož roura je zčásti cylindrická, jako je tomu u trubky, a zčásti konická, jako u lesního rohu. Nátrubek je kalíškovitý, opět jako u trubky, ale hlubší, ačkoli mnozí hráči používají násadce od trubky. Původně tento nástroj měl dva ventily a v té podobě ho po prvé užil Rossini pro premiéru svého „Viléma Tell“ v roce 1829. Později byl přidán třetí ventil, a nový nástroj se tak rozšířil, že v románských zemích a později i v Anglii počal vytlačovat z orchestru trubku, kterou zvukem nejvíce připomíná. Když Bizet psal partituru své „Carmen“, vyřadil z ní na pr. trubku vůbec a nahradil ji kornetem.

Kornet v orchestru bývá laděn do B nebo do A, ale prakticky jde o jediný instrument, který je možno snadno přelaďit. Na kornet, laděný do B a stoupající bez obtíží jako stejně laděná trubka k tónu a na houslové struně e, je možno snadno hrát skladby s dvěma b a podobně, naproti tomu při ladění do A opět nejsnáze skladby s třemi křížky. Teoreticky lze provést na kornetu skladbu v kterékoli stupnicí se všemi chromatickými chody. Hudebně poučenější čtenář si již domyslí, že také kornet patří mezi transponující nástroje; je-li naladěn do

B, musí být psán v notách o celý tón výše než zní, a je-li laděn do A, je rozdíl malá tercie. V dechových kapelách se setkáváme ještě s kornetem, laděným do Es, kterému se říkává též *cornettino* nebo *soprano*, a jeho part je psán o terciu niže než zní. Zvuk tohoto posledního ladění je vysoký a značně pronikavý, takže do symfonického orchestru se nedostal.

V posledních desíti letech kornet je ostatně na zjevném ústupu ze symfonické

OD POŠTOVSKÉHO ROHU

hudby. Mimo románské a anglosaské země se nikdy netěšil nějaké mimořádné oblibě a když byly postupem devatenáctého století konstruovány trubky, jež měly nejen stejně ladění a přibližně stejnou pohyblivost, ale v souzvuku s jinými žesťovými nástroji i vznešenosť tónu, kterou na kornetu tolík postrádal již Berlioz, vraceły se symfonické orchestry k trubkám. Mnozí modernisté ovšem doveďou kornetu znamenitě využít a trvají na něm ve svých partiturách, když jeho zvláštního zvuku pro svoje tónalemné a harmonické účely nezbytně potřebují, jako na pr. Igor Stravinský v baletu „Petruška“ nebo v „Historii jednoho vojáka“.

Také naše populární *křídlovka*, italsky fliscorno soprano, německy Flügelhorn, která vznikla v Rakousku, je typickým zpěvorohem, t. j. vznikla umělým ven-

zeli před primitivní nahrávací aparaturou, dosvědčovali svoji muzikálnost i virtuosnost především na jeho skladbách. Právě doba pro polského skladatele přišla ovšem až s elektrickým zápisem, neboť teprve potom bylo možno zachytit rovnocenně se stavební monumentalitu velkých chopinovských děl i nepomíjející kouzlo jejich svérázných harmonických obrátků a všechny jemnosti ornamentální výplně.

Chopin je konečně s největší pravděpodobností ten tvůrce, jehož dílo je zachyceno na gramofonové desce skoro v plné celistvosti. Schází sice v tomto souboru rovněž několik málo skladeb, ale jde o díla, která ani jinak nejsou provozovávána, a v poměru k celku je to jen nepatrný výsek chopinovské tvůrčnosti. Po této stránce všichni ostatní skladatelé, počítajíc v to i velké klasiky, Haydn, Mozarta a Beethovenu, mají Chopina co dohánět. Poučenějšímu čtenáři nemusíme ovšem v této souvislosti ani připomínat, že Chopinovo klavírní dílo se nemůže rozměry srovnávat s kvantitativně rozličlejší tvorbou jiných mistrů. Ale kdyby někdo začal počítat chopinovské desky a desky jiného skladatele, dojde opět k překvapujícímu výsledku: jejich počet jde do tisíců, ačkoli chopinovských skladeb nemá velký počet, a jsou to většinou hudební miniatury, mazurky, polonézy, valčky, nocturna, etudy a preludia. Vezměme si na pr. známý valček cis moll op. 64 č. 2 a podívejme se do chopinovské diskografie. Nahráli jej Ignacy Paderewski, Alfred Cortot, Alexander Brailowskij, Edward Kilenyi, Robert Lortat, Malczynski, Vladimír Horovic, José

Iturbi, Sergěj Rachmaninov, Robert Goldsand, Louis Kentner, Cor de Groot, Vladimír de Pachmann, William Murdoch, Willi Stech, Raoul Koczalski, Oscar Levant, Mark Hambourg, Margarita Mirimanová, Michael von Zadora, Johanne Stockmar, Jacob Gimpel, Raymond Trouard, Jacques Abram, Artur Rubinstein, Orazio Frugoni, Moritz Rosenthal, Leopold Godowson, Janine-Weill, S. Grundeis, L. Kreutzer, J. Dennery, W. Worden a ještě několik jiných, jejichž jména jsou již méně známa. Týž valčík je však nahrán Rawiczem a Landauerem v úpravě pro dva klavíry, dále je reprodukován několika vynikajícími houslisty, mezi nimiž zaslužený Bronislavem Hubermannem, a dirigován Aloisem Melicharem v jeho vlastním orchestrálním přepisu. V podobném výpočtu bychom mohli pokračovat takřka u každé Chopinovy skladby. Již z této mnohosti v jednotlivostech je patrná všechna muzikantská sláva polského mistra a úcta k jeho dílu. Nás Čechy může potěšit, že mezi těmi, kdo v mezinárodních soutězech soutěží na gramofonové desce o čestné umístění mezi světovými mistry klavírní hry, nalézáme i Annu Krčmářovou a Otakara Vondrovici. V. F.

Čs. pořad ve francouzské televizi

V „televizních novinkách“ pařížského televizního vysílače byl počátkem léta t. r. na pořadu projev univ. profesora Matějíčka o československém umění, doplněný ukázkami tvorby soudobých čs. výtvarníků.

tilů na loveckou odrádu lesního rohu. Od nátrubku až po ozvučníci probíhá konicky a hlubší kališek jejího náustku na rozdíl od trubky změkčuje její tón. Stoupá lehce a pohyblivě do výšek a tím je si možno vysvětlit její neobyčejnou oblibu při vedení melodie v dechových souborech. Křídlovky, kterých se užívá nejčastěji se základními tóny B a C, jsou ovšem rozvedenou rodinou v různých laděních, ale do symfonického orchestru nepromíknly.

K BASOVÉ TUBĚ

Mimo koncertní síň však obliba těchto nástrojů stále stoupala, takže tovární výrobci je nepřestali zdokonalovat a soustavně rozširovali jejich početný sbor, sestupující přitom zvukově do hloubky. Kolem roku 1830 počíná se šířit *tenorbasový roh B*, rovněž se třemi ventily, laděný o oktávu niže než křídlovka do B, a po několika letech se objevuje již tenorová tuba B se čtyřmi ventily a *eufonium čili baryton*, jehož rozsah sáhá od hlubokého Cis až k C². Oba tyto nástroje lze dobře poznat podle toho, že jejich ozvučnice při hraní je zdvižena vzhůru a jejich nátrubek je vyvěden stranou od ozvučné roury.

Je tomu tak i u *basové tuby*, která jediná z těchto zpěvorohů se dostala jako uznaný člen do symfonického orchestru a nikdy z něho nezmizela. Byla konstruována v Berlíně Moritzem a Wieprechtrem

roku 1858 původně také jenom pro vojenské kapely. Zprvu měla pět ventilů a bylo ji možno pátým ventilem přelaďovat z basového F do kontrabasového C. Dnes jsou tuby obvykle stavěny se čtyřmi ventily a v symfonickém orchestru se používá F-tuba, jejíž rozsah sahá při čtyřech ventilech od kontrabasového Gis až k f², takže má rozsah skoro tří oktát. Dechové hudby používají ještě hlubší tuby, jejímž základním tónem je kontrabasové B při stejném intervalovém rozpětí. Tubu nejsou ovšem stavěny jenom v oválném tvaru, nýbrž také kruhovém, aby je bylo možno zavéstit, zvláště při pochodu, kolem krku. V této formě jsou známy pod názvem *helikon*, stejně jako pro oválné basové tuby se často používá jména *bombardon*.

V minulém století byly dělány pokusy se stavbou ještě rozměrnějších nástrojů tohoto druhu, které by mohly sestoupit až do nejnižších kontrabasových hloubek, a nakonec se dospělo k instrumentům, jejichž točená trubice dosáhla délky 17 metrů a ozvučnice měla v průměru přes metr. Na lidské plíce to bylo však příliš, a vzít základní hluboký tón na takové obluďe se podařilo jen málokromu. Proto také Richard Wagner, jež poněkud pozmněné tuby uvedl do svého orchestru, resignoval ve svém „Ringu“ na původně požadovanou tubu in F, která měla být laděna o celou oktávu niže než obvyklá basová F-tuba, protože se nenašel hráč, který by dovedl na takovém nástroji udržet po delší dobu rovný tón.

Václav Fiala

ZE SVĚTA ROZHLASU

Nový vysilač Beromünster

konstruovaný pro výkon 200 kW domácí firmou Brown-Boveri, vysílá od 1. července t. r. prozatím s dosud předepsanou energií 100 kW v anteně; až vstoupí v platnost kodaňský plán, t. j. od března příštího roku, bude zvýšen na 150 kW a ještě bude k dispozici dostatečná rezerva výkonu do budoucna. Starý vysilač Marconi 100 kW i s antenním systémem bude ponechán jako záloha. — (Radio Service 7/8 49 n.)

Výchova filmem

osvědčila se už v nejednom případě; není divu, že jí používají Američané také k informování veřejnosti o správné manipulaci s televizními přijímači. Konservativní zájemci se z filmu poučí o tom, že obsluha přístrojů je stejně snadná jako u běžných zvukových přijímačů, a opraváři si odchynou, nejsou-li voláni po každé, když nezkušený televizní účastník vytvořil regulátor jasu příliš doleva, nebo — i takové případy se stanou — když místní to stanice vysílá neměnný zaostřovací obrázek a majitel podezírá svůj televizor, že se mu zastavil pohonné motor.

Nový vysilač v Maďarsku

Na sklonku loňského roku stavěl maďarský rozhlas nový vysilač se 135 kW v anténě u Solonku, asi 100 km od Budapešti. Nyní se staví vertikální antena, vysoká 135 m. — Minulý měsíc zahájil vysílání maďarský krátkovlnný vysilač na 31 a 48 m. — (ri)

Divadlo hudby

Počátkem října otevřely Gramofonové závody n. p. v paláci ČTK předváděcí místo pro zájemce o gramofonové desky. Kromě možnosti poslechnout si vybraný pořad, přehrany jakostním zařízením, může si návštěvník prohlédnout výstavku historie gramofonu, za mřížný poplatek vyslechnout přednes vzácných desek z archivu, v jiném oddělení lze si dát nahráti na desku svůj hlas, a ovšem i koupit desky nebo přístroje. Podobná střediska budou zřízena v Ostravě, v Brně i v Bratislavě.

Nový polský vysilač

Dne 24. července t. r. byl uveden v chod ústřední vysilač polského rozhlasu, Varšava I, který pracuje na vlně 1339,3 metru (224 kc/s) s výkonem 200 kW. Amatérský stožár o výšce 335 m projektoval Ing. Koziol a postavili jej dělnici nár. podniku Moststalc za 68 dní. Stožár jezdí výtahem, jehož klec nevisí na lamech, ale je zdvihána mechanismem, poháněným běžným automobilovým motorem. Technické zařízení nového vysilače dodal z velké části n. p. Tesla. Dosavadní zařízení o výkonu 50 kW vysílá nadále program Varšavy II na vlně 395,8 m (758 kc/s).

Nedokonalá televize

Taneční scéna v televizních pořadech, vysílaná nedávno v New Yorku, ukázala nedokonalost některých televizních přístrojů, které vinou nedostatečného kontrastu nejevily rozdíl mezi hedvábním a plétí tanečnic; na stříšce tv přístrojů se proto zdály být velmi málo obléčeny, jak naznamenává srpnové číslo Electronics. A hned dodává, že se vyskytly dotazy některých uměnímiloňových televizních účastníků, jak učinit jejich přístroje méně dokonalými.

Buriana zůstává nejen nepředstížen, ale dosud nedostížen, musíme za toto již historické ežíšení děkovat pěvcovu produblém smyslu pro ocenění možnosti gramofonu v samých jeho počátcích.

Karel Burian nazpíval velmi mnoho gramofonových desek. Jejich počet jde do desítek a převažují mezi nimi zápisu nazpívané české, i když v Německu jeho německá nahádka byla velmi oblíbená. Vedle arií, o kterých jsme se zmínilí, Burian nám zanechal i úctyhodný repertoár písňový. Zpopularisoval jako malýko dojmy různé národní popěvky a jiné dokonce dotvořil nebo přímo napsal tak, že jsou za národní považovány. Zpíval však do gramofonového trubky i komorní českou písň, a to nejrůznějších autorů, ať jimi byli Malát, Novotný, Neumann, Kovářovic, Jindřich, Picka, Tréglér, Nedbal či Zdeněk Fibich ve své jedinečně podané „Tragédii“. Slyšáme z toho dnes jen žalostně málo, neboť burianovské matrice jsou nendávratně ztraceny a dochované desky jsou jen výjimečně zachovány v dobrém stavu u těch nemnohých lidí, kteří si zamílovali gramofon právě pro ukázky takových umělců, jíž v dobách jeho dětských nemoci. Těžko domyslit, co by pro Karla Buriana a pro gramofonové diskotékky bylo znamenalo, kdyby jeho hlas byl zachycen v některé celistvé wagnerovské nebo smetanovské postavě nynějším způsobem elektrického zápisu v těch několika letech před první světovou válkou, kdy byl na vrcholu uměleckých sil a kdy jako Tristan a Siegfried stál v Evropě bez rovnocenného soupeře.

Václav Fiala

KAREL BURIAN

na deskách

Dne 25. září tomu bylo pětadvacet let, co hudbymilovná česká veřejnost zůstala překvapena zprávou, že Karel Burian podlehl na svém statku v Senomatech chorobě, která se vyuvinula z prudké infekce růží. Pěvecky se odmlcel krátkou dobu předtím a vystupoval již jenom zřídka, neboť několik let před jeho smrtí klosi mu zjevně ve zlém úmyslu podstrčil v pražském pokoji, kde pěvec bydlil, na noční stolek místo obvyklé vody skleničku s louhem, kterého se nic netušilo. Burian napil a kterým si navždy zničil svoje hrdlo těžkými a nezhojitevnými popademnami. Za dvacet pět let se mnoho zapomene a snad ještě více než příslívoli: „Sejde s oči, sejde s myslí“ platí „Neslyšet znamená zapomenout“, vři čemž zapomínej i ti, kdož by neměli zapomínat a kdož by měli mit lepší akustickou pamět.

Na štěsti pro Karla Buriana je tu gramofonová deska. Každý Dalibor, Tannhäuser, Lohengrin, Kozina, Werther, Frá Diavolo musí se zemním pěvcem podstoupit aspoň toto srovnaní. Je přítom ve velké výhodě, neboť novodobý mikrofon, který na vlnách rozhlasu rozšiřuje hlas současníků, je daleko citlivější, přizpůsobivější, jemnější a barvitější, než by ubohý gramofonový trubky, do kterého se pokoušel zvěčnit údajky svého velkého umění nás zemní pěvec. Jestliže i na staré gramofonové desce při jen poněkud kvalitním zařízení reprodukce hlas Karla

K PŘEDCHOZÍM ČÍSLŮM

O kathodách elektronek

(E č. 9/1949, str. 196). V Richardsonově vzorci je třeba nahradit písmeno F vžitou značkou φ pro výstupní práci, a výraz φ/KT je mocnitem, nikoli součinitelem vzhledem k e.

Západkový posouvací mechanismus k rytí zvukového záznamu na folie (č. 9/1949, str. 206).

Mechanismus, tak jak byl popsán v uvedeném návodu, je ve svých podstatných částech předmětem čs. patentových přihlášek p. J. Bezdička, USA, číslo P 1177-1948 (Záření na přeměnu otáčivého pohybu v přímocáry, zejména pro posuv nahrávacích zvukovek mluvicih strojů) a číslo P 1138-1948 (Nahrávací zařízení pro mluvici stroje). — Třetí patent obsahuje popis úpravy, při které je mechanismus s rycí přenoskou přiblížen vyvážen, a pak nemusí být k talíři motorku přišroubován, nýbrž jen středovou podložkou položen.

OBSAHY ČASOPISU

KRÁTKÉ VLNY

Č. 8-9, srpen-září 1949. — Chyby při kv zaměřování, Ing. Dr M. Joachim. — Frekvenční modulace nosné vlny, Dr K. Mouric. — Měření v proudě a výkonu, T. Dvořák. — K stavbě univ. V-A-metru, V. Poula. — Clapp nebo Colpitts? A. G. Dunn. — Konvertor pro 50 Mc, V. Dančík.

COMMUNICATIONS

Č. 7, červenec 1949, USA. — Soustava spináni pořadu, řízená na vzdálenost, J. A. Green, R. D. Essig. — Zdvoujovače kmitočtu s obvodem o malém Q, R. W. Buchheim. — 16mm projektor s pulsuješím světlem, H. B. Fancher. — Korose vícervrstevých cívek, II, H. Orr. — Novinky v technice elektronek. — Návrh cívkového filtru, P. G. Sulzer.

GENERAL RADIO EXPERIMENTER

Č. 3, srpen 1949, USA. — Měření úrovně šumu na fm vysílačích, C. A. Cady. — Účelný dělič napětí, III, P. K. McElroy.

ELECTRONICS

Č. 8, srpen 1949, USA. — Radiolokace v hledání naftových ložisek, E. A. Slusser. — Samočinný přijímač volacích značek, W. W. McGoffin, H. R. Schultz. — Poznatky z leteckého mostu, M. A. Chaffee, R. B. Corby. — Pulsující stimulátor pro lékařský výzkum, L. A. Woodbury a d. — Charakteristiky šíření ukv, E. W. Alleen. — Transistorový oscilátor pro el. dálkoměr, F. W. Lehman. — Návrh varhan s magn. sirenami, J. D. Goodell, E. Swedien. — Úprava obvodů pro drobné přístroje (náhrada blok. kond. +zp. vazeb), P. G. Sulzer. — Měření šumu s log. stupnicí, W. J. Ives. Nomogram pro vlny linky, P. R. Clement. — Přesný osciloskop pro rozsáhlou použití (ss zes., frekv. char. do 10 Mc, čs. zákl. 15 ms až 1 μs, cejch, zpožd. obvod) R. P. Abbenhouse. — Diagram pro výpočet selektivnosti, H. J. Peake.

PROCEEDINGS IRE

Č. 7/červenec, 1949, USA. — Elektrické analýzátory pro řešení problémů elmg. pole, I. K. Spangenberg, G. Walters, F. Schott. — Činnost am. rozh. vysílačů do ostře lad. ant. soustav, W. H. Doherty. — Můstek, rozdělující energii rovnoměrně do dvou anten, R. W. Masters. — Přenosová charakteristika truchty tvaru výseče válcové desky, H. S. Bennett. — Vyzávačové charakteristiky elektromagnetických truchty s prostředně velkým úhlem boku, C. W. Horton. — Piezoelektrické transduktory pro výrobu nadzvukové energie, W. Roth. — Dva způsoby měření energie při mikrovlnách, L. E. Norton. — Ozvěnový lokalizační přístroj s přijímačem vzdálen-

ným od vysílače, D. B. Harris. — Čeigerova počítadla, H. Friedman. — Šíření mikrovln nad vodou, A. W. Straiton. — Pokusné zjištění rozdělení proudu a náboje podél válcové anteny, G. Barzilai. — Počítá kursu pro radionavigaci v letadle, F. J. Gross.

Č. 8, srpen 1949. — Čočky pro mikrovlny, W. E. Kock. — Rtutový zpožďovací soustava s „pamětí“, s pulsy několik Mc/s, I. L. Auerbach, a d. — Rozbor magnetických zesilovačů se zpětnou vazbou, D. V. Ver Planck, a d. — Elektrické analýzátory obvodů pro řešení problémů elmg. pole, K. Spangenberg a d. — Návrh zesilovačů s hlediskem přenosu přechodových zjevů, P. R. Aigrain, E. M. Williams. — Admitance neon-argonové výbojkové RCA 1B25 jako spináče linek uvf, R. W. Engstrom, A. R. Moore. — Přemostěné obvody z odporu a reaktancí, G. R. Harris. — Měření virtuální výšky ionosféry při 100 kc/s, R. A. Hellwell. — Demodulace fm signálu a „okrajový šum“ u diskriminátoru, N. M. Blachman. — Desky Columbia s jemnou drážkou, P. C. Goldmark a d. — Rychlá zkouška kondenzátorových papírů ss napětím, H. A. Sauer, D. A. McLean. — Několik poznámek k návrhu zes. s uzem. anodou pro vf, F. D. Clapp. — Šum odporu, zatižených proudem, mezi 20 a 50 kc/s, R. H. Campbell, R. A. Chipman. — Rozbor způsobu samočinného řízení kmitočtu pro mikrovlnné oscilátory, E. F. Grant. — Nový návrh spoušťové elektronky se sek. emisí, C. F. Miller, W. S. MacLean.

RADIO ELECTRONICS

Č. 12, září 1949, USA. — Přístroj k hledání uranových rud, R. F. Scott. — Jak pracuje Geigerův počítáč, E. Leslie. — Výroba Geigerova počítáče, F. Shunaman, C. Kiehl. — Elektronika v lékařství, XI, ultrasonické měření bakterií a léčba rakoviny, E. J. Thompson. — Mikrovlny, V, vlnovodové transformátory, C. W. Palmer. — Amatérské „tištěné obvody“, R. F. Bradley.

RADIO and TELEVISIONS NEWS

Č. 2, srpen 1949, USA. — Prostý, odporem stabilisovaný tonový generátor. — Přehled nov. komunikačních přijímačů, R. Hertzberg. — El. voltmetr na podstatě zes. s uzem. anodou.

ELECTRONIC ENGINEERING

Č. 259, září 1949, Anglie. — Promítací soustava pro domácí televizory. — Elektromechanicky stabilisovaný sítový zdroj, A. E. Maine. — Oporové posuvnice fáze, J. E. Bryden. — Skreslení členicích průběhu, zaviněné nevhodnou frekv. charakteristikou, G. G. Gouriet. — Návrh a meze ss zesilovačů, E. J. Harris, P. O. Bishop. — Výstava elektroniky v Manchesteru. — Zesilovač 100 c/s až 20 Mc/s, J. C. Plowman. — Samočinný časovač pro měření radioaktivity, B. D. Corbett, A. J. Honour.

WIRELESS WORLD

Č. 8, srpen 1949, Anglie. — Nová úprava zes. pro věrný přednes, D. T. Williamson. — RC generátor 20 — 20 0000 c/s, s 8. el., M. G. Scroggie.

Č. 9, září 1949. — Mf kmitočty a kodaňský plán, nové závažné problémy interferenze, G. H. Russel. — Elektronkový megohmmetr, W. H. Cazaly. — Novinky pro Radiolympii. — Radar Decca pro malá plavidla.

RADIO EKKO

Č. 9, září 1949, Dánsko. — Kv vysílač pro amatéry, řízený krystalem n. VFO, s el. ECL, 11, 807. — Moderní reflexní zapojení. — Schema kom. superhetu National HRO, vzor KST. — Krystalová dioda 1N34 (Sylvania) jako součást běžných přijímačů.

L'ONDE ELECTRIQUE

Č. 268, červenec 1949, Francie. — Problemy výroby elektronek pro vv, B. Aumont. — Moderní metody zjišťování charakteristik a omezení u elektronek pro vv a uvf, R. Remillon. — Loran, M. Portier. — Radio-

navigace, telekomunikace a dálkové řízení na XVIII. mezinárodní letecké výstavě, M. Adam.

REVUE TECHNIQUE PHILIPS

Č. 1, červenec 1949, Holandsko. — EQ 80, elektronkový demodulátor fm, J. L. H. Jonker, J. W. M. van Overbeek. — Přístroj ke zjišťování povrchových trhlin v drátech, P. Zijlstra. — Měření délkových změn ze změn odporu v napínanych vodičích, A. L. Biermasz, H. Hoekstra. — Umělecká malba fluorescenčními barvami, J. L. H. Jonker, S. Gradstein. — Zkoušení zrcadel pro televizi.

Č. 2, srpen 1949. — Plasticové hmoty a jejich použití v elektrotechnickém průmyslu, J. C. Derkens, M. Stel. — Vliv světla na rostlinky, R. van der Veen. — Samočinná brzda pro radiologický přístroj (automatický roentgen), J. M. Constable. — Osvětlení fotografické laboratoře.

RADIOTECHNIK

Č. 9, září 1949, Rakousko. — Počítací přístroje s elektronkami, W. Nowotny. — Vlnovody s kruhovým průřezem, L. Ratheiser. — Světelnost a kontrast v televizi, P. C. Goldmark. — O věrném přednesu, E. Synek. — Atomové záření a elektronky k jeho zjištění, H. Hardung-Hardung.

DAS ELEKTRON

Č. 8, 1949, Rakousko. — Zařízení moderního rozhlasového studia. Trvalé magnety z nekovových surovin, E. Steinort.

RADIO

Č. 7, červenec 1949, SSSR. — O záporně vypnuté vazbě, C. Krize. — Nf zesilovač pro přijímač „Komsomolec“, E. Stěpanov. — Vysílač na baterie, V. Golosov. — O thyatronu, G. Gladkov. — Selenové usměrňovače, P. Goldovanskij.

RADIO SERVICE

Č. 67/68, červenec-srpen 1949, Svýcarsko. — Radiovo zaměřování v přítomnosti, A. Dunkel. — Nový způsob grafického řešení elektrotechnických problémů, pokr., F. Cuénod. — Vf měření, W. Duenbostel.

Dělá a za redakci odpovídá Ing. Miroslav Pacák

Tiskne a vydává ORBIS, tiskařské, nakladatelské novinářské závody, národ. podnik, v Praze XII, Stalinova 46. Redakce a administrace tamtéž. Telefon čís. 519-41*. 539-06. Telegr. Orbis-Praha. ● „Elektronik“, časopis pro radiotechniku a obory příbuzné, vychází 12krát ročně první středu v měsíci (zmena vyhrazena). Cena jednoho výtisku Kčs 15,—, předplatné na celý rok Kčs 160,—, na ½ roku Kčs 82,—, na ¼ roku Kčs 42,—. Do ciziny k předplatnému poštovné; výši sdílí administrace na dotaz. Předplatné lze používat v platném listkem poštov. spořitelny, čís. účtu 10 017, název účtu Orbis-Praha XII, na složence uvedte číselnou a úplnou adresu a sdělení: předplatné „Elektronika“.

Prodavná lista u Jugoslavii:

„Orbis“, Beograd, Terazije 2.

Bulgaria: Orbis, Československo tvorčество, Sofia, ul. Rakovski, 100, tel. 709-69. Otiski v jakékoli podobě je dovolen jen s plněm svolením vydavatele a s uvedením plívodu. ● Nevyžádané příspěvky vrací redakce, jen byla-li přiložena frankovaná obálka se zpětnou adresou. ● Za plavidlost a veškerá práva ručí autoři příspěvků. ● Otiskované články jsou připravovány a otiskovány s největší péčí; autoři, redakce, ani vydavatel ne přijímají všechny odpovědnost za event. následky jejich aplikace. ● Křížkem (+) označené texty zařadila administrace.

Příští číslo vyjde 2. listopadu 1949.

Redakční a insert. uzávěrka 15. října.

PRODEJ • KOUPE • VÝMĚNA

Přejete-li si otištění insertu v této rubrice, čtěte:

Všechny inserty musí obsahovat úplnou adresu zadávajícího. Text pište čitelně, slova účelně zkracujte tak, aby inserát nebyl sestavený z jednotek. U všeho nabízeného zboží, ať nového nebo použitého, musí být uvedena cena. Údaj ceny slovy „cena podle NÚC“ není připustný. — Cena za otištění insertu v této rubrice: prvních 40 písmen (včetně mezer, rozdělovacích znamének atd.) 26 Kčs, každých dalších 40 písmen, i neúplných (na konci textu) 13 Kčs. Na př.: otištění textu o 75 písmenech, mezi kterých a rozdělujícími známkami stojí 39 Kčs, 120 písmen stojí 52 Kčs, 125 písmen stojí 65 Kčs a podobně. Největší připustný rozsah textu je 240 písmen, mezer, rozdělovacích znamének. — Cena za otištění nechť si zadávající vypočítá sám a příslušnou částku přiloží k objednávce insertu, v bankovkách nebo v platmých poštovních známkách. Z organizačních důvodů nemůže zúčtovat cenu za otištění dodatečně, poslat zájemce k úhradě, nebo korespondovat v případě neurčitého textu a d.

Checete-li, aby vaše oznámení bylo zařazeno, zašlete je tak, aby bylo insertnímu oddělení Elektroniky doručeno do data insertní uzávěrky, udané na poslední textové straně

Prod. radio Philete, hol. posl. typ Kčs 7500. J. Zákostelný, Hostivař, Husova 597. 632

Super 5 + 1 amat. 10–30, 30–80, 80–200, 200–600 za 5000 Kčs prodám a E10 a K. L. Matějka, Praha X, U viaduktu 4. 633.

Radiovaky na součástky od 50–100 Kčs, dob. zašle S. Hantůš, Praha XVIII, Bělohorská 228/101. 634

Pred. obraz. DG7 za 950,—, DG9.4 za 1350,—, Š. Binka, Bratislava, Žižková 20. 635

Koup. elektr. UCL11, urdox U-2410, František Vlček, Praha XVI, Radlická 10. 636

Měř. př. Multavi II, prod. 3500 Kčs, D-elektr. el. motorky a růz. souč. dán za 2× VCL11 a reprodukt. 25–35 cm. K. Havlice, Praha XIV, Oldřichovice 35. 638

Nutně koup. oscilátor krátko, středno a dlouhovlnný pro Philips 480. Lékárna Klobouky u Brna. 639

Přijímače Torn 8 rozs. MWE 42 stol. el. svařeč. Siemens, vibr. měnič 12/100 V, měřítko v kož. pouzdře mA akum. Nife 1,2 V vym. za náram. hodinky, fotoapar. n. motor-motor 250 cm, J. Grödl, Jirny u Prahy. 640

Koup. EBL6, EBL21, EBL1, DL21, UY21, ECH21, RL12P10, RL1P2, selen. usm. 250 V/10 mA, trafo prim. 220 V, sek. 12,6 V, n. vym. za CL2, CY1, E444, OS18/600, 6F6, 6A8, 6xT, 6f5, REN5 1204 a mAmetr 0 v střede, 2krát 6 d. Mir. Hnát, radimech., Brodské 562. 641

Pred. RFG3 (250), 6N7 (250), HR1 (60), 0,3 (1135), 78 (250), DG3 (300), STV100/60Z (150), NF2 (200), PE05/1301 (450), 2×

RGQ10/4d (1500), RS281. (1000), RS237 (1000), Št. Moncoř, Kokava n. Rim., Masaryk, nám. 642

Koup. kompl. Schnek Empfänger Vademec. (plán, něm. rozhl. přístr.) n. třetí až poslední svazek, Ing. Niederle, Praha 16, Přeslova 5. 643

Prod. dvoje radiosluch. po 150,—, Vrabec, Kvasiny. 644

Dám kin-dina buz. 30 W Ø 30 cm, za kufr. gram. s 40 star. des., K. Cvrk; Internát, Gottwaldov. 645

Koup. EM4—11, n. vym. za EF12—14, EL11, 6U7G, 6D6, B403. J. Káňa, Rožnov. Spol. dům. 646

Prod. 10 nov. akum, 2 V, 60 Amph, ve sklen. se svork. (po 588,—). Koup. ABCI. Janáček, Jos., Lipník n. Beč, Pernštejn. 648. 647

Koup. AD1-č. 9, nem. pro množ. dop. odpovíd. vše rozebráno. Trávníček, Horní Lideč 84. 648

Koup. 1 čís. RA 1947 zapl. celý roč. F. Tvrďák, Poděbrady. 649

Prod. elektrolyty 4MF 350/385 Alwaivs 60 kusů (1890,—), lampy RV12P2000 se spod. (150,—) za kus. Koup. 2× E452T, 2× C443 n. B443. B. Weigl, Brandýs n. L. 62. 650

Dílenšký vf. oscil. Philips a philoskop koup. n. vyměn. za fotoaparát a pod. J. Krygel, Praha II, Biskupská 6, tel. 636-75. 651

Prod. i jednotl. LS50 (260), CK1 (260), 6×5 (100), UCH11 (po 300), STV280/40 (150), 150A2 (po 60), více RV12P2000 (po 120), super. cív. soupr. kr. stř. vl. s mf. trify (600). Vše nové. J. Honz, Praha II, Fügnerovo nám. 2. 652

Koup. DCH, DAF, DF, DL11—21, DK21. KF3, EL12P2000, LV1 i jednotl. Dám. KF3, KBC1, KL4. K. Haidlas, Vintířov u Kadaně. 653

Prod. EBL21 (260), UCH21 (240), AF3 (170), 1E7G (j. KDD1—200), RV/P2000 (130), cív. soupr. pro autosup. 125 kc (400), Pála oscil. 6396 (50), repr. DKE (120). J. Bázika, Praha XIX, Nad Sádkou 1. 654

Vym. elektr. RS237 a HP 212 za řadu E, K. nebo D. Bruno Tetour, Č. Budějovice, Šumavská 555. 655

Usměrňov. selén. 220 V, 200 miliamp. prod. (170), Ferd. Kejzlar, Praha XI, Českobrodská 2175. 656

Prod. amat. zkoušec elektron. Zavadil, Půlečný, p. Rychnov u Jablonce n. N. 657

Vym. DF22 novou za ECL11, n. ECH11, příp. dopl. rt. V. Panuška, Poprad, pošt. schránka 73. 658

Prod. 4lamp. tov. bat. kufř. (4000,—). F. Cába, Kařez. 659

Prod. EK10 za Kčs 3800,—. V. Kranz, Praha XII, Polská 36. 660

Prod. radiogram, a 20 des. za 7000 Kčs i jednotl. Jan Hlavěnka, Lhotisko p. Vizovice. 661

Prod. tov. kat. oscil. AEG. Ø stín. 60 mm za 6000 Kčs. E. Kasel, Holýšov, Husova 417. 662

Koup. drát. potenc. 4 kΩ/20 W, 25 kΩ/2 W, 50 kΩ, 10 kΩ, 80 kΩ, 1000 Ω, usměrňov. článek G1641 n. 2× G1331, Jiří Tomek, Soltice, 159. 663

Prod. nov. UCH21, UY11, elekt. mot. 1/2HP 120 V, st. galvanom. autodynamo, vše za 3000 Kčs. J. Klusáček, Kounice u Č. Brodu. 664

Koup. kompl. vibrátor, nejr. 2,4 V—100 V a pod. Nešpor, Zavadilka p. Zbraslavice. 665

Prod. UCH21, UBL21 (po 230), UY1N (70). F. Franc, Prostějov, Tylova 23. 666

Koup. LB8, RG12D60, EZ2 (3, 11), RL1P2, RV2, 4P700 a 3, 4, 5, 6 čís. RA, roč. 1945. L. Krátena, Labská 113, Neštěmice. 667

Vym. bud. dyn. Ø 16 cm s výst. za dyn. Ø 8 cm s výst. J. Fanta, Nebočady 45. 668

Prod. obraz. RK12-SS2 (750), elektr. 2A5, 6H6, 6B6G, NF2, AK1, EBF2, B442, E438, REN904, 1004, 1064, AZ11, STV150/20 (1400), též jednotl. Jos. Stulík, Štíříbro, nádraží. 669

Pozor! Kamarádsky vám zhotovíme veškeré chassi pro vaše přístroje. Rad. Kroužek, RG Praha XII, Lobkovicovo nám. 670

Za bezvád. LB8 dám sadu nov. DK21, DF21, DAC21, DL21 Philips. Jan Ludvík, Domažlice, Týnské 200. 671

Potřeb. příjím. EK10, neb tank. let. příjím. dám příjím. Torn, cen. součástky a rozdíl dopl. Jos. Komínek, Jaroměřice u Jev. 333. 672

Prod. elém. Phil. T3009 (1200), LD1 (300), repro 8 cm (180), buz. amer. repro s výst. (220), amer. dual 2× 500 (200), otoč. kond. 120 cm (100), dito 30 cm s mikroš. (250), vibr. 12 V (160), trafo k vibr. 12 V (300), dito 6 V (300), spec. konc. trioda 0971/1000 70 W (550), L. Niederle, Tábor 584. 673

Dobře zaplat. za krátkodobé zapůjčení mod. kfíz. navíj. ze 7—8 čís. RA-1945. E. Kollert, Praha XVIII, Karlikova 1. 674

Koup. amer. lampy 1S5, 3S4, nové i se sokly. M. Šubrt, Praha XV, Sinkulova 26. 6075

Soustružegal. t. d. 450 výš. š. 125 s přísl. el. mot. 120/220 V, 0,25 HP sv. pr. brouš. a kal. záv. na supor nonia 1 dfl 0,02 mm prod. za 35 000 Kčs. V. Trmal, Praha XIV, U čtyř domů č. 1. 676

Prod. kompl. stavebnice; super 8lamp. (4000), bater. 8lampy (2000), Multavi II (3600), Václ. Kračmar, Praha XX, Skalka, Královická 43. 677

Mil. radioamat., zbhly ve stavbě a opravě radioapar. hl. místo v radiozáv. n. radiopravně. Mil. Stárek, D. Hámry, okr. N. Baňa, Slovensko. 678

Koup. n. vym. elektr. KK2 i 2× za elektr. ECH11, EF11. Elektr. KK2 velmi nutné potřebuji. Jarosl. Krejčí, strážm. SNB, Aš, Plzeňská 1985. 679

Koup. elektrolyty mokré zn. Philips 32-16 MF 550 V. Šustrová, Humpolec, Klášter. 680

Vyměn. 5× RL2, 4P3 za RV2, 4P45 n. VR2, 4P700. A. Masoříč, Podhoří 47, p. Bukov, o. Ústí n. L. 681

Predám 2× VCL11 (po 200), mA-metr 50-0,5 mA (300), Hanáček A., Kunovice 922 u Uh. Hradiště. 682

Kupim rad. lamp. baterkové KK2, KL4, KB2, KF4 v 100% stave, Štefan Purdiak, Liesek, Orava. 683

Kinokameru orig. amer. Kodak-8 vym. za el. pračku n. ledničku n. lodní přívěs. motor.

Koup. filmy 16mm k filmov. i k promít. B. Weigl, Brandýs n. L. 62. 684

Torn Eb kompl. (4500), prod. neb. vyměn. za benz. motor. příp. Sachs motor. M. Larva, Cheb, Zelená č. 6. 685

Mám bezv. hraj. 3lamp. z RA-48, č. 10 (2950) a Sonoretu. Potreb. MFT 465 kHz Palaba, DK21, LV1. J. Volný, radiomech. Litovel. 686

Mám LD2, DF21, DAC21, LB8. Potřeb. KL1, RL2, 4P2, výbojku HG300 n. Philora 300. Jos. Skopal, Rozvadovice 31, p. Litovel. 687.

NÁRODNÍ PODNIK

pro výrobu radiopřijímačů ve východ. Čechách přijme mladší

RADIOMECHANIKY

s praxí k nástupu zn. „Ihned“ a. t. 1.