

OBSAH

Williamsonův zesilovač	126
Jak se měří vakuum	128
Zdokonalené selenové usměrňovače	130
Přesné synchronní motorky	131
Barevná televise RCA	132
Uvádění do chodu a opravy	134
Výpočet žhavicího transformátoru	135
Fremodyn k příjmu fm i am	136
Přijimač na motocykl	138
Jednoduchý soustruh a naviječka .	140
Housle se snímačem zvuku	143
Gustav Mahler	144
K devadesátinám G. Charpentiera	145
Ještě měkké jehly	145
Jiná úprava snímače pro kytaru .	146
Z redakce. Nové knihy	146
Obsahy čapopisů	147
Prodej — koupě — výměna	148, XXIV

Chystáme pro vás

Účelné raménko a zvedač pro přenosku • Náhrada cívek mignon • Superhet na baterie se zvětšeným ziskem • Měření velmi malých kapacit • O mf pásmových filtroch • Přechodové odpory spinačů a jejich měření • Soustava pro výběrový přjem čs. výroby.

Z obsahu předchozího čísla

Superhet pro kmitočtovou modulaci • Piezoelektrický výškový reproduktor • Přijimač s věrným přednesem • Časový spinač bez elektroniky • Nová zapojení měřicích přístrojů • Fázovací tyrpól • Náměty pro úsporu součásťek a práce, a jiné.

Pražský jarní veletrh


Dne 14. května se započal v Praze veletrh, a trval 18 dní, do konce května. Jeho výstavy přinesly bohatou přehlídku výrobků průmyslu domácího i zahraničního; zajímaly nás z ní zejména výstavy, které uspořádaly výrobní a distribuční podniky elektrotechnického průmyslu, a z návštěvy v zahajovací den jsme si odnesli tyto dojmy.

Ve stánku Elektry, věnovaném službě amatérům, viděli zájemci zboží, kterým jsou zásobovány prodejny, a řadu novinek, které jsou přesvědčivým dokladem dobré vůle a zájmu distribučního podniku o potřeby domácích konstruktérů. Byly to zejména cívkové soupravy pro dvoulampovku i superhet; přepinače, také oblíbený vzor dříve označovaný TA, který se hodí skoro na všecko; nové kondensátory tropického provedení a několik zajímavě řešených vzorů skřinek na malé přijímače. Také návody k využití součástek připravila Elektra pro amatéry, a to zatím dva šestibvodové superhety na oba proudy. Další dva superhety a dvoulampovka budou následovat, jak sděluje předmluva k návodům. I superhetový adaptér pro kmitočtovou modulaci je příslíben, a jeho několikeré provedení bylo vystaveno. Technický odbor Elektry, Václavské nám. 43, Praha II, ochotně zodpoví dotazy zájemců. Vbrzku budou také ve všech krajských městech otevřeny speciální prodejny radio-technického materiálu, zásobené týmž zbožím jako známá prodejna 1–01 v Praze, které tím odpadne vyřizování většiny poštovních zásilek pro vzdálené zákazníky. — V též stánku připravila Elektra svým hostům působivý hlavolam: amatérský přijimač byl viditelně spojen jenom se sítí a s antenou; vývody sekundáru výstupního transformátoru vedly volně do vzduchu. Asi dva metry za ním stála veliká skleněná tabule s černě nakresleným schématem; jen reproduktor byl tu skutečný, a zase zdánlivě nebyl zapojen. A přece tento reproduktor zjevně hrál pořad zmíněného přijímače. K rozluštění jen připomeneme, že tu šlo o první „tištěný“ zapojení v ČSR, i když některé spoje a symboly schématu na skle *jenom vedly* telefonní proud, vyvedený z přijímače síťovým přívodem.

Další stánky obsahovaly řadu přijímačů Tesla: Talisman, Pionýr, Harmonie II, Largo, Omikron, doplněnou dvěma novinkami: Dominant, gramoradio s Harmonií, a Favorit, superhet asi třídy Pionýra, ale s el. řady E a síťovým transformátorem, použitelný i pro připojení gramofonu, za 5860 Kčs. — V sousedním stánku vystavovala Elektra zesilovače, mikrofony, reproduktory a příslušenství závodních a školních ústředen; zde si také zřídila dobrě vybavenou místnost pro přijemné poslechnutí gramofonové hudby, spojenou s výstavkou přijímačů. — Naproti zhlédli návštěvnici hojnou přehlídku importovaných výrobků a součástí, převážně měřicích přístrojů a speciálních přijímačů.

Na novém výstavišti měly také Gramofonové závody dva prostorné stánky s oblíbeným prodejem desek. — Běžné elektrické spotřebiče byly soustředěny do pravé haly nového výstaviště.

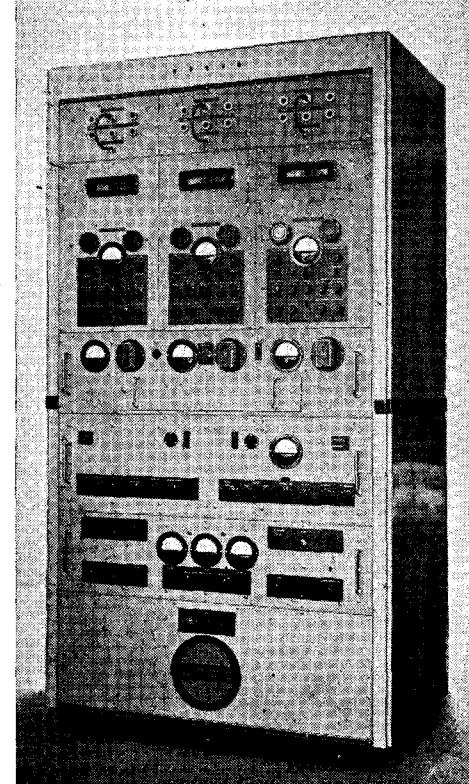Rozsáhlou přehlídku radiotechnických zařízení uspořádala však ještě Tesla v rámci podniku Kovo, v první etáži Vele-



Trojnásobná přijímací aparatura pro výběrový příjem (diversity), který podstatně omezuje vliv fadingu.

tržního paláce. Byly tu vedle přijímačů nám známých i úpravy pro export, rozšířené vzhledem i na př. vlnovými rozsahy, páskový magnetofon, součástky a rozsáhlá přehlídku nových měřicích přístrojů. Dva velké oscilografy, jeden se zesilovačem stejnosměrným; elektronkové voltmetry; generátor pulsů; nový přímo ukazující Qmetr bez ladění na resonanci; generátor záznějový; RC do 100 kc/s; můstek RLC s ručkovým indikátorem nuly; pomocný vysílač; kmitočtový modulátor; elektronkový přepinač; stroboskop; elektronkové stabilizátory napětí se zachováním sinusového průběhu a jiné.

Zvláště zajímavý přístroj byl vystaven v sousedství. Trojnásobný komunikační superhet s dvojím směšováním, určený pro t. zv. výběrový příjem (diversity), z dvou nebo tří signálů zachycených, na anteny vzdáleně, tak aby máli jedna fading, přispěla druhá. Přístroj má 97 elektronek, zaujmá prostornou skříň, a za jeho popis, který nám jeho konstruktéři přislíbili pro příští číslo, budou zájemci o moderní přijímací techniku jistě vděční.

Bylo by ještě třeba zmínit se o měřicích přístrojích elektrických, mezi nimiž Avomet je pro nás nejpřitažlivější; o expozicích zahraničních firem a států; o množství zajímavých expozic na př. ze strojírenství těžkého i jemného. Ale to by byl opravdu dlouhý referát a termín veletrhu byl tentokrát takový, že se tato přehlídku rozvoje započala v den, kdy je náš časopis už připravován k tisku; proto nezbýlo čas na několikerou návštěvu, důkladnější prohlídku a podrobnější zpracování. Osmnáctidenní trvání však umožnilo návštěvu velkému počtu zájemců, kteří si jistě odnesli bohaté poučení z vlastní prohlídky.

WILLIAMSONŮV

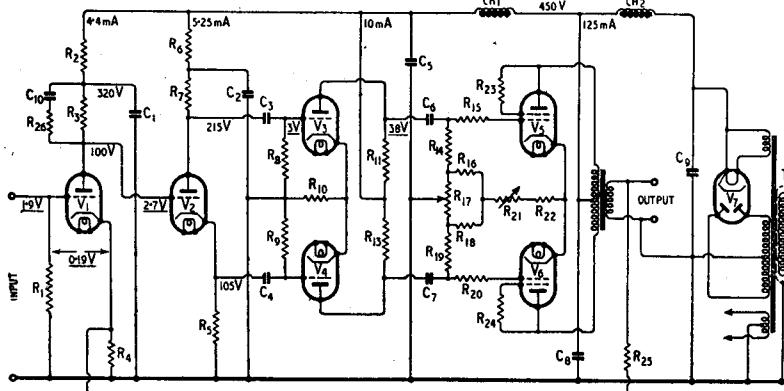


Fig. 1. Circuit diagram of complete amplifier. Voltages underlined are peak signal voltages at 15 watts output.

R ₁	1MΩ	$\frac{1}{2}$ watt ± 20%
R ₂	33.000Ω	1 watt ± 20%
R ₃	47.000Ω	1 watt ± 20%
R ₄	47.0Ω	$\frac{1}{2}$ watt ± 10%
R ₅ , R ₇	22.000Ω	1 watt ± 5% (or matched)
R ₆	22.000Ω	1 watt ± 20%
R ₈ , R ₉	0.47MΩ	$\frac{1}{2}$ watt ± 20%
R ₁₀	390Ω	$\frac{1}{2}$ watt ± 10%
R ₁₁ , R ₁₂	47.000Ω	2 watt ± 5% (or matched)

R ₁₃ , R ₁₉	0.1MΩ	$\frac{1}{2}$ watt ± 10%
R ₁₅ , R ₂₀	1.000Ω	$\frac{1}{2}$ watt ± 20%
R ₁₆ , R ₁₈	100Ω	2 watt ± 20%
R ₁₇ , R ₂₁	100Ω	2 watt wirewound variable
R ₂₂	150Ω	3 watt ± 20%
R ₂₃ , R ₂₄	100Ω	$\frac{1}{2}$ watt ± 20%
R ₂₅	1.200	speech coil impedance $\sqrt{\text{watt}} \text{ (see table)}$
R ₂₆	4.700Ω	$\frac{1}{2}$ watt ± 20%
C ₁ , C ₂ , C ₅ , C ₆	8μF	500V wkg.
C ₃ , C ₄	0.05μF	350V wkg.

C ₅ , C ₇	0.25μF	350V wkg.
C ₉	8μF	600V wkg.
C ₁₀	200pF	350V wkg.
CH ₁	30H	at 20mA
CH ₂	10H	at 150mA
T	Power transformer	
Secondary	425-0.425V 150 mA, 5V, 3A, 6.3V 4A, centre-tapped	
V ₁ , V ₂	2 × L63 or 6J5, 6SN7 or B65	
V ₃ , V ₄	do.	
V ₅ , V ₆	KT66 V, Coscor 53KU, 5V4	

12

Počínajíc r. 1947, a později v r. 1949 otiskoval britský časopis *Wireless World* řadu článků od D. N. T. Williamsona. Jednaly o jakostním tónovém zesilovacím zařízení s hlavním účelem využit možnosti, daných rozvojem kvalitních rozhlasových přenosů (ukv; televizní zvuk) a zdokonalených zvukových zázmánu (deskys ffrr; pásek), a konečně přímých přenosů z dobrého mikrofonu. Popis zasahoval všeobecnou úvahu o požadavcích na jakostní zesilovač; možné způsoby řešení s jejich vlastnostmi; použitou úpravu a její vlastnosti. Hlavní částí je zesilovač s dvěma triodami na koncovém dvojčinném stupni, se souměrným stupněm budicím, s kathodinem pro získání napěti opačné polarity, a s jednoduchým vstupním zesilovacím stupněm. Zesilovač daleko přesahuje běžné požadavky (kmitočtová charakteristika rovná od 1,5 do 350 000 c/s; výstupní odpor 1/30 pracovního), a třebaže má všecky znaky vyspělého díla amatérského (není na př. nabízen jako hotový výrobek z továren), vzbudil pozornost i daleko za hranicemi. Nalezli jsme o něm uznále zmínky v časopisech dánském, australském a několika amerických. — Soubor Williamsonových článků vyšel nedávno jako brožura v nakladatelství *Illié & Sons, Londýn*. Aby naši čtenáři byli o nich aspoň v obrysech informováni, otiskujeme následující stručný referát.

Požadavky. Jakostní zesilovač musí mít předně zanedbatelné tvarové skreslení, ať působi deformací průběhu, nebo intermodulaci (dva současné signály dají vznik třetímu s kmitočtem souběžným nebo rozdílovým). — Kmitočtová charakteristika lineární mezi 10 až 20 000 c/s, s plným výkonem po celém rozsahu, při minimálním skreslení. — Zanedbatelné fázové skreslení, s ohledem na přechodové zjevy, jejichž charakter je fázovým skreslením porušen. — Dobrý přenos přechodových zjevů; vyloučení změn zisku při dyna-

Zapojení a seznam součástí Williamsonova zesilovače (matched — přizpůsobené, aby se shodovaly), Wirewound — drátový; variable — proměnný; speech coil impedance — impedance kmitačky; wkg. = working = pracovní napětí; power transformer — síťový transformátor; centre tapped — s odbočkou uprostřed).

mických změnách činnosti (zes. tr. B způsobí zvětšeným odborem při maximu signálu pokles napětí napájecí části, a toto plynne pokles zisku). — Malý výstupní odpor, prakticky zkrat pro kmitačku, aby byly náležitě tlumeny resonance kmitajícího systému běžného reproduktoru, malo zatíženého zářivým odporem vzduchu. — Přiměřený výkon ke krytí běžného rozptí dynamiky reprodukce, 15 až 20 wattů pro reproduktory s deskou, 10 W pro trachýrový.

Účel zpětné vazby, zasahující pokud lze daleko za meze přenášeného pásmá: zdokonalení linearity a zlepšení kmitočtové charakteristiky zesilovače včetně výstupního transformátoru. — Omezení fázového posunu. — Zlepšení činnosti výstupního transformátoru v oblasti basu (vyloučení skreslení vinou železa). — Zmenšení výstupního odporu zesilovače. — Omezenílivu změn charakteristiky elektronek a napájecího napětí.

Popis. Zesilovač tvorí koncovou část zařízení, a dostává signál ze samostatných korekčních a řídících stupňů pro rozhlas, přenosu nebo mikrofon. (Tyto části zatím nepopisujeme.) Vstupní elektronka V1 je přímo vázána s následujícím kathodinem V2; protože jeho kathoda je poměrně značně kladná, je možné při vhodné úpravě vypustit izolační kondenzátor mezi anodou a mřížkou, a vyloučit tak jeden člen, který posouvá fazu u malých kmitočtů a tím při zápl. vazby ohrožuje stabilitu. Podobně kondenzátor C10 a R26 upravují charakteristiku tak, aby nevznikly nadzvukové oscilace vinou faz. skreslení a zápl. vazby. Kathodyn

vytváří dva souměrné, opačné půlované signály, a odevzdává je souměrnému předesilovacímu stupni, který je tu proto, že poměrně značný signál pro říd. mřížky koncových elektronek, 38 voltů, nemůže být účelně získán přímo na malých pracovních odporech kathody. Společně, neblokován kathodové odpory R10, a R21 + R22 samočinně symetrisují souměrné stupně. R17 umožňuje nastavit stejně ss proudy koncových elektronek; R21 řídí celkový anodový proud a tím anodovou ztrátu koncových elektronek. Nepřímo žhavený usměrňovač chrání kondenzátory filtru před přepážením při spouštění.

Nejdůležitější součástí je výstupní transformátor. Má dát odpor mezi anodami 10 kΩ, převod podle požadovaného přizpůsobení (odporu kmitačky, linky a p.), dá se měnit různým spojováním sekcí sekundáru. Primární indukčnost nejméně 100 henry, měřeno při 50 c/s a 5 V eff., celkový rozptýl, převedený na primář, 30 milihenry max, maximální indukce při 20 c/s: 7 gauaussů. Data: jádro z jakostních plechů o průřezu sloupku 38×45 mm, délka sloupku 80 mm, rozměr celého transformátoru 100×140×150 mm. Dvě shodné čívky na kostrách šíře 38 mm, každá obsahuje pět sekcí primáru po 440 záv., v pěti vrstvách po 88 smalt. drátu 30 swg (0,3 mm), prokládáno papírem 0,05 mm, stříďavě s čtyřmi sekčemi sekundáru po 58 záv. ve dvou vrstvách, drát 19 swg (1,0 mm); prokládáno papírem 0,05 mm. Primární a sekundární sekce vzájemně isolovány třemi vrstvami isol. plátna empire o tloušťce 0,13 mm. Vinutí sek. jsou vyvedena na jednu stranu čívky, primár jen začátkem a koncem, jeho sekce mohou být propojeny uvnitř. Čívky jsou nasazeny na jádro vedle sebe tak, aby bylo lze vnější konce primáru vést k + zdroje, vnitřní k anodám (omezení vnějšího el. pole). V dané úpravě je každá část sekundáru pro prac. odpor 1,7 Ω, tolikéž při paralelním spojení všech osmi částí. Spojime-li 4 a 4 paralelně, a ty čtvrtice do série, (nadále značeno 4+4), získáme výstupní odpor 6,8 Ω; 3+2+3: dají 15,3 Ω; 2+2+2+2 dají 27 Ω; 2+1+2+1+2+1+2 dají 42,5 Ω; 2+1++1+1+1+2 dají 83 Ω; všechny v serií 109 Ω. Plechy pečlivě složeny, bez mezí, ohmický odpor primáru celkem 250 Ω.

Zapojení zesilovače reprodukujeme z původní práce i se seznamem součástek, abychom nejsnáze vyloučili možnost chyb. Podtržená čísla udávají velikost signálu ve Veff pro plný výkon. — Konstrukce není choullostivá, je jen zapotřebí použít jako země drátu asi 2,5 mm, spojeného s kostrou v blízkosti vstupu. — Výst. transformátor daleko od síťového a tlumivého, aby neloval bručení; proto je lépe dát napájecí část na samostatnou, mírně vzdálenou kostru. Živé spoje pokud lze krátké a obezřetně vedené, vývody od výstr. tr. daleko od vstupních. Ellyt. i papírové kondenzátory vzdálit od zdrojů tepla.

Elektronky: vstupní jsou triody s vnitřním odporem pokud lze malým, asi 8 kΩ.

ZESILOVAC

Z našich běžných se tomu blíží jen AC2 nebo ABC1, EBC11, EBC3. — Koncové tetrody KT66 mají podle katalogu tato data (která umožňují pátrat po zdejší náhradě): žhavení 6,3 V/0,7 A; Ea = Eg2 = 250 V, elektronky však zjevně snesou téměř dvojnásobek, což neplatí bez výjimky o jiných podobných; Ia = 85 mA, Ig2 = 6,3 mA, Eg1 = -15 V (při 250 V); strmost 6,3 mA/V, Rk = 180 Ω (při 250 V), Ra = 2,2 kΩ (jednoduchý stupeň, 250 V); výkon 1 el. 7,3 W při 10% skreslení. Můžeme je nahradit s větší nebo menší shodou el. EL5 (napětí max. 300 V), 4654 nebo EL12 spec., a j. Nepřímo žhavený usměrňovač na př. EZ4, po př. dva, pro každou cestu jeden.


Vyrovnaní. Odparem R21 nastavíme přípustnou anodovou ztrátu, kontrola proudu v přívodu +. Stejně proudy elektronek se nastaví kontrolou mAmetrem paralelně k jednotlivým půlkám primáru výst. tr., předpokladem je, že mají stejný ohmický odpor (kontrolovat, ev. doplnit, aby tato zkouška byla možná). Na přesné vyvážení ss proudů závisí správná činnost výst. transformátoru. — Zpětná vazba zapojena ovšem tak, aby byla záporná. Při správném výstupním transformátoru a správné úpravě je zesilovač na prosto stabilní, i při prudkých změnách hlasitosti.

Vlastnosti: Zisk je udán podtrženými čísly ve schematu. Výstupní výkonom je při dvou elektronkách 15 W, paralelním spojením více elektronek bylo dosaženo až 70 W, při úpravě napájecí části a výstupního transformátoru; skreslení nejvýš 0,1 %. Kmitočtovou a fázovou charakteristikou udává obrázek. Vnitřní odpor při zapojení na 15 Ω byl 0,5 Ω, t. j. 1/30 záťaze. — Bručení 85 dB pod max. signálem, většinou zaviněno lovením výst. transformátoru ze st. pole síťového.

Doplňky. Tónový korekční zesilovač s možností přidávat nebo ubírat basy o +20—12 dB u 10 c/s, progresivně od 1000 c/s dolů, totéž výsky o +17—18 dB u 20 c/s, změna plynula. Filtr, který odřezává výšky počínající u 5, 7, 10 a 18 c/s, takže na kmitočtu 1,6krát větším je důl —40 dB, a nejmenší útlum výše je —30 dB. — Další doplňky: jednoduchý a složitější predzesilovač pro přenosku s ostrým odriznutím basu pod 20 c/s a obvyklým zvětšitím dolního konca charakteristiky. — Přímo zesilující dvojstupňový přijimač pro střední vlny s anodovým detektorem a kathodovým výstupem, pro blízké stanice.

Popsané přístroje byly vyvíjeny a zkoušeny v řadě obměn dosti dlouhou dobu. Několik továren v Británii nabízí k nim jednotlivé součástky. Naši čtenáři mohou z uvedených dat načerpat podněty pro svou práci, zejména to, jak daleko je zapotřebí jít, má-li být zesilovač opravdu blízký dokonalosti. — Méně zkušení našli v 5. č. skrovnu, ale ne docela vzdálenou obdobu v přijimači pro věrný přenos, a později popíšeme zjednodušenou obdobu Williamsonova zesilovače, upravenou pro naše poměry.

P.

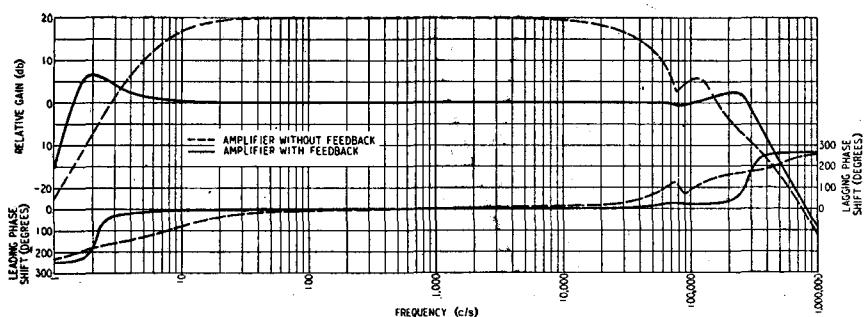

Kmitočtová (nahoře) a fázová (dole) charakteristika zesilovače bez zpětné vazby (čárkován) a s ní (plně). Malý záhyb asi u 80 kc na kmit. charakteristice je způsoben rezonancí výstupního transformátoru.

Mezifrekvence a kodaňský plán

Rakouský časopis *Das Elektron* cituje v letošním březnovém čísle z berlínského Funktechnik ony mf kmitočty, které byly výpočtem zjištěny jako nerušené s ohledem na nové rozdělení kmitočtu podle kodaňského plánu, a za předpokladu rozestupu 9 kc/s mezi vysilači. Jsou to kmitočty 497,6 až 499,0; 490,0 až 491,6; 488,5 až 469,0; 434,6 až 436,0; 387,0 až 388,0; 373,0 až 378,0; 309,0 až 310,3 kc/s. Zvláště upozorňuje autor výpočtu, že obvykle používané hodnoty 456 až 465 kc nejsou již prosté rušení.

Radiové soutěže v Sovětském svazu

Jak oznamuje sovětský měsíčník „Radio“, v měsíci květnu se v Moskvě shromáždí dvacet nejlepších radiotelegrafistů Dosarmu, aby se účastnili pětidenní soutěže pro přijímání i vysílání morseovky. Touto soutěží budou určeny rekordy společnosti v přijímání sluchem se současným zápisem textu na stroji, v sluchovém příjmu a zápisu textu rukou a v nejrychlejším ovládání klíče.

Soutěž sovětských radioamatérů se koná v červnu. Jako v minulých letech i letos toto závodění je prováděno na trojí zářez: dvě z nich se započítávají a třetí je náhradní.

Účastníci soutěže o titul championa Dosarmu budou kromě toho soutěžit o překonání rekordů, jež Všeobecná společnost pro dobrovolnou pomoc armádě vytvořila v roce 1949. Červnový termín umožňuje, aby se závodu účastnila i studující mládež.

V červenci a v srpnu budou uskutečněny první všeobecné kvalifikační závody podle norm, jež byly potvrzeny pro účast ve stálých krátkovlnných soutěžích. Tyto normy jsou již čtenářům „Elektronika“ známy z našich dřívějších referátů.

Kromě toho i v letošním roce budou vyhlášeny zvláštní soutěže, jako loňského roku je uspořádali ukrajští radioamatéři, radio klub ve Sverdlovsku, radio kluby středoasijských republik a pod. V letošním roce počet těchto mimofádných soutěží podle očekávání podstatně stoupne a po organizační stránce budou zdokonaleny.

Trvalé jehly a diamant

Omezená životnost t. zv. věčných jehel, většinou ze safiru, byla tu několikrát připomnuta, naposledy v 5. čísle loňského ročníku na str. 117. K mikrofotografím, které se vztahuji k témuž námětu a jsou otištěny na str. 3. v letošním 1. čísle, dejme několik čísel z článku Použití diamantu v dnešní technice (Ing. F. Sedláček; Strojnický obzor, č. 2/1950, str. 44).

Podle Mohsovy stupnice, staré přes sto let, mají dva nejtvrďší nerosty korund (safír) a diamant zdánlivě blízké pořadí 9 a 10. Porovnávají-li se však vlastnosti obou přesněji, vychází najevo, že odpór proti vnikání je u diamantu 2,17krát větší než u korundu, opracovatelnost je o malo obtížnější, ale obrusitelnost je 140krát obtížnější u diamantu proti korundu. V tom spočívá výhodnost jehly diamantové proti safiru; byla vyjádřena v E 1/1950/3 číslem 90, tedy rádově shodný s dnešním údajem, který je založen na vědeckém výzkumu Rosivalové. — V té souvislosti připomeňme, že trvalé hroty, nezbytné pro velmi jakostní přenosky s lehkou kotvou a vysokou rezonancí, mají nicméně význam omezený do té doby, dokud nebude novomávý drážky desek tak, aby byly všecky stejně a bylo lze je hrát bez skreslení jediným hrotem, nebo přesněji, dokud takové normované desky nebude využívány v diskotech gramofonů. Jinak jsou stále cenné dobré jehly ocelové, které se podle údajů po několika otáčkách desky zabrousí do různě širokých drážek.


Rozmach a úspěchy rozhlasu v SSSR

Moskevský měsíčník „Radio“ konstataje, že v roce 1949 rozmach rozhlasu učinil v Sovětském svazu docela mimofádné pokroky. Některé oblasti předstihly tempo svého rozvoje všechno očekávání. Platí to zvláště o krátkovlnném vysílání, jakož i rozšíření radiotelegrafických znalostí v širokých vrstvách. Těž výkony radioamatérů, vysílajících na krátkých vlnách, byly v roce 1949 pozoruhodné. Stačí připomenout rekord radiotelegrafisty Šulgina, který za dvacet hodin nepřetržité práce navázel 240 spojení, nebo rekord radiotelegrafisty Prozorovského, který během pouhých 25 minut navázel spojení s amatérskými radiostanicemi všech světadílů.

Modulace frekvenční nebo kmitočtová?

Dospěla nám k sluchu výtka nad častým opakováním označení „frekvenční modulace“, které prý dobře zastane české označení „kmitočtová“. Soudivé, že nelibost je zbytečná. Slovo kmitočet žije v našem jazyce jako rovnocenný, ale jistě ne nadřazený výraz vedle slova frekvence, jehož si vžádeme pro jeho mezinárodnost a ohebnost. Nechceme-li dnes už českému slovu vytíkat jeho neúhledný vznik ze spřežky kmitočet, nemusíme snad ani proti mezinárodnímu pojmu kříslit staré hněvy pro nečeskost, nebo pro nezdarišl, ale užitečné a dnes už vžitě složeniny, jako je nízkofrekvenční, mezifrekvenční a j. Dokonce někdy nutné vyučovat z nového oboru samotné slovo „frekvenční“, také proto, že kdyby mezinárodně běžná zkratka fm pro kmitočtovou modulaci měla být nahrazena odvozením z českého znění, vedi by tvar km k záměnám s délkou mřížou a kmm je už zbytečně dlouhé.

P.

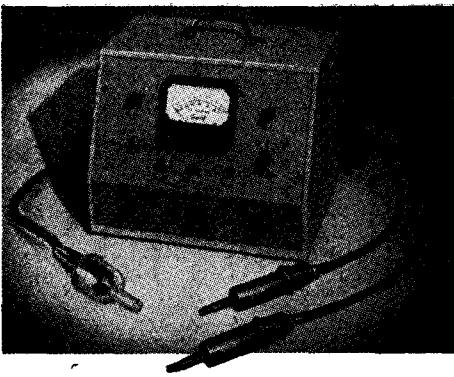

Přístroj k měření vakua s jednou ionizační a dvěma thermoelektrickými měrkami, s rozsahy od 0 do 5.10^{-3} a 0 až 1.10^{-3} mm Hg.
(Výrobek National Research Co.)

Kměření nízkých tlaků využívá se různých fyzikálních vlastností plynů, podle nichž se rozlišují i druhy tlakoměrů. Tyto vlastnosti jsou:

1. Tlak.
2. Tepelná vodivost plynů.
3. Viskosita plynů.
4. Radiometrický efekt.
5. Ionizace plynů.

V dalším jsou popisovány jednotlivé tlakoměry podle uvedeného rozdělení. Jako příklady v každé skupině jsou uváděny jen nejpoužívanější typy; téměř u všech existuje mnoho obměn, které se však liší jen provedením; princip zůstává stejný.

1. Tlak

Běžným tlakoměrem rtuťovým dají se měřit tlaky minimálně řádu 1 mm Hg. Pro tlaky menší (do 10^{-5} mm) používá se tlakoměr MacLeodova (obr. 1). Jeho funkce je tato: Před měřením je poloha rtuťového sloupce taková, jako na obrázku 1. Po vyčerpání prostoru, spojeného s měřeným prostorem, otevře se uzávěr v nádržce na rtuť a působením atmosférického tlaku počne rtuťový sloupec stoupat. V místě, kde se trubice rozdvojuje, oddělí od sebe obě části, a dalším stoupáním stlačuje zbytky plynů v kompresním prostoru a měřící kapiláře. Necháme-li vystoupit rtuť v porovnávací kapiláře až do výšky konce měřicí kapiláře (zn. 0 na stupnici), zůstane v měřicí kapiláře malé množství stlačeného plynu, které způsobí rozdíl mezi výškou hladin v obou kapilářích. Objem stlačeného plynu je měřítkem tlaku. Podle zákona Mariottova platí

$$p \cdot V = P \cdot v.$$

V tomto případě:

p = původní tlak (měřený).

V = objem kompresního prostoru a měřicí kapiláře od místa rozdvojení.

P = tlak stlačeného plynu.

v = objem stlačeného plynu.

Tlak P stlačeného plynu v mm je rovný rozdílu hladin rtuti v mm, oba objemy jsou rovněž známy (z geometrických rozměrů), takže lze snadno vypočítat měřený tlak. V praxi bývá stupnice cejchována přímo v tlakových jednotkách. Toto cejchování platí pro všechny stálé plyny, pokud nejsou přítomny kondensující páry.

Porovnávací a měřicí kapiláry mají mít stejný průměr, aby se vyloučily chyby, způsobené kapilární deprezí. Průměry menší než 1 mm se nedoporučují, jelikož nastává shlikování rtuti, které znesnadňuje měření.

JAK SE MĚŘÍ VAKUUM

Vakuum, t. j. prostor, z něhož je vyčerpán vzduch na tlak asi tisícinu atmosférického nebo menší, jest a jistě dlouho bude z nejpodstatnějších pracovních podmínek elektroniky. I když jeho měření, t. j. zjišťování tlaků pod 1 mm rtuťového sloupce, je úkolem omezeným na vakuové laboratoře a výrobu, je účelné seznámit s jeho metodami i ty, kdo vakuových přístrojů ustanoveně používají.


Bruno BURIAN

Po skončení měření nechá se rtuť opět klesnout do původní polohy, což se děje buď vyčerpáním nádržky pro rtuť nebo posunutím nádržky směrem dolů. V tom případě musí být ovšem spojena s vlastním přístrojem pohyblivou hadicí.


MacLeodova vakuometru se v praxi dosti používá, hlavně pro jeho snadnost cejchování. Nevýhodou je nemožnost trvalého měření a velký čerpací prostor.

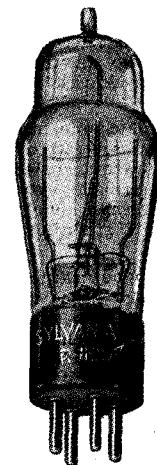2. Tepelná vodivost plynů

V určitém rozsahu tlaků okolo atmosférického tepelná vodivost plynů nezávisí na tlaku. To však platí jen pokud jest střední volná dráha molekul malá proti vzdálenosti tělesa teplého od tělesa studeného. Při tlacích blízko nuly je střední volná dráha molekul značně velká (větší než vzdálenost obou těles), následkem čehož se i tepelná vodivost musí blížit nule. Je zřejmé, že mezi těmito mezními případy existuje jistý přechodný stav, při kterém bude tepelná vodivost záviset na tlaku. Toho se využívá několika způsoby ke konstrukci tlakoměrů. Nejznámější z nich je Piraniho vakuová měřka. Je to tenký drát, obvykle wolframový, zatažený ve skleněné baňce. Drát je využíván elektrickým proudem, změny tlaku působí změny v jeho ochlazování. Zapojení je možno provést několika způsoby.



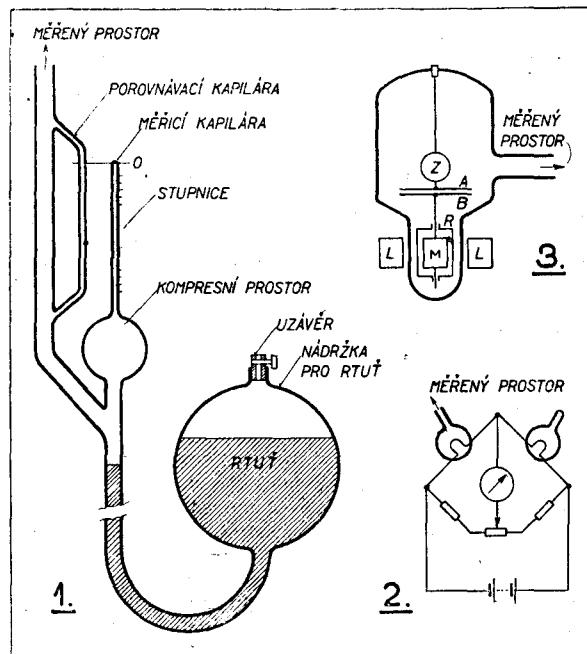Ionizační měřka-trioda pro měření vakua (Sylvania).



Obraz 1. Manometr M a c-Leodův pro tlaky až do 10^{-5} mm Hg. — Obraz 2. Piraniho vakuová měřka, využívající rozdíl v tepelné vodivosti zředěného plynu, závislých na tlaku; můstkové zapojení. — Obraz 3. Vakuometr Langmuirův, založený na vnitřním proměnlivém tření (viskositě) zředěného plynu.

kmitajícímu předmětu. Používá se křemenného vlákna, kovových destiček a pod., uváděných do kmitu buď mechanickým nárazem, nebo elektricky; útlum těchto kmitů měří se obvykle opticky a je měřitkem tlaku.

Vakuometr Langmuirův (obraz 3) se skládá ze dvou destiček: několik setin milimetru silná slídová destička A je vložena na vlákně, pod ní je umístěna rotující hliníková destička B. Rotaci této destičky jsou strhávány molekuly plynu, jejichž pohyb působí na destičku A, která se vychýlí z klidové polohy. Zrcátkem Z, upevněným na vlákně, indikuje se výchylka. Pohnutý mechanismus rotujícího systému se skládá z magnetu M a cívek L, které vytvářejí otáčivé magnetické pole (na př. pomocí rotujícího přepinače). R je rámeček, který tvoří nosnou konstrukci rotujícího systému.

Tento přístroj opět závisí na druhu měřeného plynu, a pro svou laboratorní povahu a choulostivost konstrukce se pro technickou praxi příliš nehodí.

4. Radiometrický efekt

V oblasti tlaků, kde střední volná délka molekul je srovnatelná se vzdálostí, působí na sebe dve plochy o různých teplotách mechanickou silou, která mimo jiné závisí na tlaku plynu. Toho bylo využito ke konstrukci tlakoměrů pro nízké tlaky.

Klasickým příkladem je *tlakoměr Knudsenův* (obraz 4). Skládá se ze dvou desek pevných B, a z pohyblivého rámečku A. Pevné desky jsou provedeny jako kovové pásky, vytápěné elektrickým proudem. Vlivem uvedeného efektu natočí se pohyblivý rámeček ve směru, naznačeném šípkami na obrázku. Výchylka se indikuje zrcátkem Z.

Dosti používanou obměnou Knudsenova tlakoměru je *tlakoměr Gaedeho* (obraz 5). Pohyblivý rámeček A je zavřen

Obraz 4. Tlakoměr Knudsenův, který využívá síl, závislých m. j. na tlaku, jimiž na sebe působí dve různě teplá tělesa ve zředěném plynu. — Obraz 5. Obměna předchozího, tlakoměr Gaedeho.



uvnitř baňky, na jejíž vnější straně jsou upevněny topné pásky B. Na závěsném vlákně je rovněž upevněn ukazatel nulové polohy U a magnetka M. Rámeček A, který se vlivem radiometrického efektu vychýlí, vrátí se pomocí magnetického pole cívek L, působících na magnetku, do původní polohy. Proud i, procházející cívkami, po případě nastavení reostatu R, jsou měřitkem tlaku.

Tyto tlakoměry mají jednu cennou vlastnost, a to, že měří tlak a absolutně, t. j. bez ohledu na druh plynu. Používá se jich proto hlavně pro cejchování přístrojů jiných.

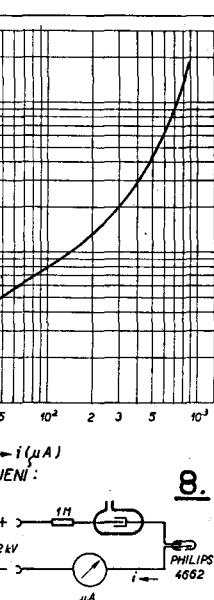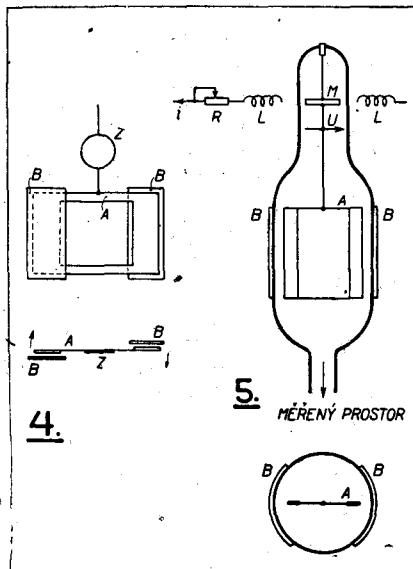
5. Ionisace plynu

Nejrozšířenějším druhem vakuometrů jsou přístroje, používající ionisace plynu. Měření prostředí je možné ionisovat různými způsoby, jako výbojem vysokého napětí, vysokofrekvenčním polem, proudem elektronů a pod. Vzniklý iontový proud je pak měřitkem tlaku plynu.

Vakuometr Philipsův (obraz 6) se skládá ze dvou desek K, tvořících kathodu, a z anody A tvaru prstence, ležícího mezi



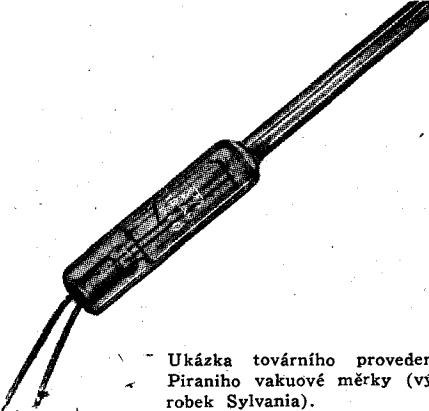Obraz 6. Ionizační vakuometr Philipsův; tlak je určen proudem iontů, změřeným v obvodu elektrod A a K. — Obraz 7. Závislost proudu na tlaku u vakuometru podle obrazu 6. — Obraz 8. Zapojení téhož přístroje; galvanometr může být nahrazen doutnavkovým indikátorem ladění.



Ukázka továrního provedení Piraniho vakuové měrky (výrobek Sylvania).

dvěma deskami K. Ve směru kathodových desek je magnetické pole asi 370 oerstedů, vytvářené permanentním magnetem M. Po připojení stejnosměrného napětí asi 2000 voltů na elektrody, letí elektrony ve spirálových drahách okolo magnetických silových linií směrem k anodě. Vlivem značné rychlosti proletí otvorem v anodě, brzdící pole druhé kathodové desky je vrátí zpět, takže vykonají několik kyvadlových pohybů než dopadnou na anodu. Tím se značně prodlouží dráha letícího elektronu a zvětší se tím i počet ionizací molekul, přítomného plynu, kterých je pak dostatek, aby udržely stálý výboj mezi elektrodami. Proud, procházející měrkou, je tedy měřitkem tlaku. Křivka, znázorňující závislost proudu na tlaku, je na obrazu 7.

Zapojení přístroje je na obrazu 8. Místo mikroampérmetru je možné používat k indikaci neonového ladícího indikátoru Philips 4662, v němž je výška svíticího sloupu závislá na procházejícím proudu.

Ionisování plynu částicemi a používá se ve vakuometru, nazývaném *Alphatron* (obraz 9), jehož používání se rozšířilo hlavně ve Spojených státech. Uzavřená kapsle R obsahuje sloučeninu radia, která vyzává částice a. Tyto částice jsou emitorovány značnou rychlosťí. Nastávají srážky s molekulami, které jsou ionisovány v počtu, úměrném jejich množství. Mezi měřitkami A a B, které mají napětí asi 40 V, teče iontový proud, který se obvyklým způsobem měří, po případě zesiluje.

Použití ionisace plynu elektronovým proudem ze žhaveného vlákna je v vakuové technice nejrozšířenější. Na obrazu 10 vidíme závislost počtu ionizací, způsobených elektrony pro některé plyny na urychlujícím napětí N je počet ionizací na 1 cm dráhy a 1 mm tlaku.


Ionizační měrka (Ionisation gauge) je v podstatě trioda v obvyklém zapojení, jejíž záporný mřížkový proud je měřitkem vakuu. Ke zvýšení citlivosti provádí se v praxi s kladnou mřížkou (asi 100 voltů, což je nejvhodnější, s ohledem na průběh křivek na obrazu 10) a zápornou anodou, která bývá obvykle zvána kolektor (obraz 11). Elektrony, které proletí mřížkou, doletí do blízkosti kolektoru, který je svým brzdícím polem vrátí zpět na mřížku. Dráha elektronů se tím prodlouží a zvýší se i počet ionizací.

Pro měření tlak platí vztah:

$$p = \frac{1}{K} \cdot \frac{I_k}{I_g}$$

kde K je korekční faktor pro různé plyny, který je nutno stanovit absolutním tlakoměrem.

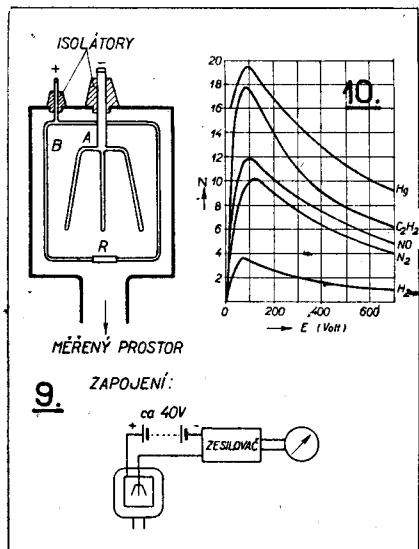Žhavící vlákno bývá wolframové, regulaci žhavícího napětí se řídí velikostí anodového proudu. Udržuje-li se velikost anodového proudu vždy konstantní, je



Obraz 9. Alphatron, vakuometr, založený na ionizaci plynu částicemi alfa. R je vložka s radiovou složeninou. — Obraz 10. Závislost počtu srážek při ionizaci elektronovým proudem, na 1 cm dráhy a 1 mmHg, pro různé plyny a napětí.

možno měříci přístroj cejchovat přímo v jednotkách tlaku (platí ovšem pro jeden plyn, pro jiné je nutno provést korekci). Před měřením je nutno elektrody důkladně odplynout, aby se při měření neuvolňovaly plyny, které by znemožnily měření, po pf. vedle k falešným výsledkům. Odplynění děje se tak, že se elektrody rozežhaví, a to buď vysokofrekvenčně nebo emisním proudem. V některých vzorech bývá mřížka navinuta z drátu, který je oběma konci veden, takže ji lze žhat z vnějšího zdroje. Plyny, které žhavá elektroda uvolní, jsou odčerpány. Při pečlivém odplynění lze ionizační měrkou měřit tlaky až do 10^{-6} mm.

Po stránce konstrukční je nutno dbát, aby nemohly vzniknout svodové proudy mezi kolektorem a ostatními elektrodami. Vlastní emise kolektoru, která by rovněž rušila měření, nemůže se prakticky vyskytnout pro jeho nízkou pracovní teplotu.

Hlavní výhody ionizační měrky jsou: možnost nepetřitelného měření, malý čerpací prostor, lineární stupnice. Nevhodou je závislost na druhu plynu a poměrně složitá obsluha (odplynování, nastavování konstantního emisního proudu). Přes tyto nevýhody je ionizační měrka nejpoužívanějším druhem vakuometru.

Zajímavá metoda na zvětšení citlivosti při měření vakuua byla uveřejněna v časopisu RCA Review. Podstatou metody je, že emisní proud a následkem toho i iontový, je modulován střídavým napětím. Střídavá složka iontového proudu vytvoří na svodovém odporu záporné elek-

Obraz 11. Ionizační měrka s ionizací proudem elektronů. — Obraz 12. Zvětšení citlivosti superponováním st pole na ss proud iontový. Vzniklé st napětí se snadno mnohonásobně zesiluje. Úprava pro měrnou triodu. — Obraz 13. Jiný způsob vtiisknutí st průběhu s neutralizací kapacity mezi elektrodami pentody.

trody střídavé napětí, které se dá snadno značně zesilit.

Na obrazu 12 je princip zapojení pro použití s triodou. Elektronka je vložena do magnetického pole cívky, která je dobře stíněna, aby se vyloučily vlivy nežádoucích kapacit. Magnetickým polem je modulován anodový proud a tím i iontový. Na odporu R vznikne střídavé napětí, které je zesilováno a měřeno.

Pro elektronku s více elektrodami (pentodu) je zapojení na obrazu 13. Anodový proud je modulován střídavým napětím na první mřížce. Třetí mřížka je záporná a slouží jako kolektor iontového proudu; na jejím svodu R vzniká střídavé napětí, které je opět zesilováno a měřeno. Kapacitou mezi první a třetí mřížkou dostane se na třetí mřížku jisté napětí, které je o 90° pošinuté a ruší při měření malých hodnot. Kondensátorem C_2 se proto přivádí na třetí mřížku napětí opačné polarity, kterým se rušivé napětí vykompenzuje. Jeho velikost nastaví se přesně pomocí C_1 , který tvorí s C_2 dělič. C_1 se nastaví na minimální výchylku výstupního napětí, zbytek je pak skutečné napětí, způsobené iontovým proudem.


Pečlivým vyvážením obvodů dá se dosáhnout citlivosti až 10^{-11} mm. Popisovaná metoda se hodí zvláště pro zjišťování zbytku plných v hotových elektronkách, hlavně ve speciálních elektronkách ultra-krátkovlnných, svazkových a impulsových, kde jsou požadavky na dobré vakuum velmi vysoké.

V připojené tabulce je přehled měřicích rozsahů popisovaných přístrojů.

Prameny:

Penning: Tiefdruckmanometer, Philips Techn. Rdschau, Juli 1937.

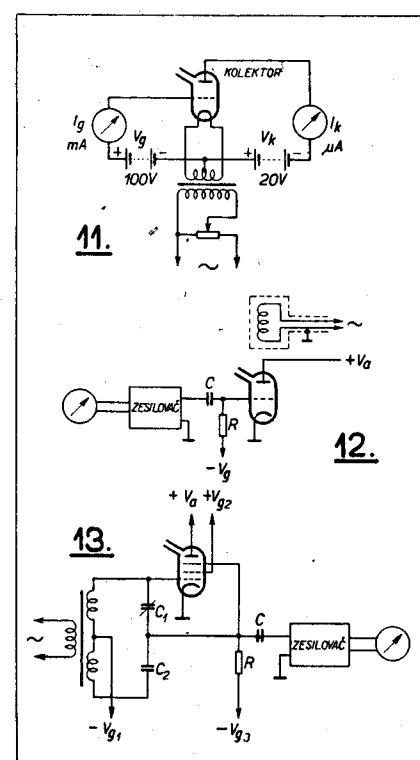Laing: Analysis of Eleven Standard Types of Vacuum Gauges, Communications, April 1948.



	10^1	10^0	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-4}	10^{-5}	10^{-6}	10^{-7}	10^{-8}	10^{-9}	10^{-10}
M. LEOD												
PIRANI												
THERMOKÁZÍ												
ÚTULNÝ												
LANGMUR												
KNUDSEN												
GÄDE												
PHILIPS												
ALPHATRON												
IONISAČNÍ												

Tabulka I.
Přehled rozsahů method měření vakuu.

C. Roy-Pochon: La mesure des très basses pressions; le Vide, Novembre 1947, Van Valkenburg: Application of the Ion Gage in High Vacuum Measurement, General Electric Review, June 1946.

E. W. Herold: An Improved Method of Testing for Residual Gas in Electron Tubes and Vacuum Systems, RCA-Review, September 1949.


Ing. M. Lupínek: Mřížkové proudy; Elektronik č. 3, 1950.

Zdokonalené selenové usměrňovače


Několikrát jsme přinesli zprávu o nových typech selenových usměrňovačů. Zdá se však, že jejich vývoj není zdaleka ukončen. V poslední době ohlásila Westinghouse nový typ usměrňovače, které snesou max. zpětné napětí 45 V na jeden článek, takže jednocestný usměrňovač pro 220 V (s kondenzátorovým výstupem) je možno sestavit ze 13 destiček. Selenové usměrňovače firmy Kotron snesou dokonce 60 V zpětného napětí, takže stejný usměrňovač má jen 10 destiček. Usměrňovač s kondenzátorovým zatížením je namáhan dvojnásobným max. napětím zdroje, t. j. zde $2 \times 220 \times \sqrt{2} = 440 \times \sqrt{2} = 621$ V (německé seleny potrebovaly pro toto napětí asi 22 desek). Při menším zpětném napětí snese článek až 2,5krát větší proudovou hustotu na jednotku plochy. Není proto divu, že ze schematic běžných napájecích přístrojů nezadržitelně míří elektronky. — V soudobé elektronice se i jinak objevuje tendence používat elektronky skutečně jen tam, kde je toho nutné zapotřebí; vši usměrňovače jsou nahrazovány krystalovými diodami, výkonné zesilovače pro servomechanismy a jiná průmyslová užití, zesilovači magnetickými a pod. Výrobci elektronek se však nemusí obávat, že budou muset omezit výrobu, elektronky nalezly uplatnění v oborech, kde bylo používáno dosud součástí mechanických. Vzpomínám me jen výkonných relé pro spínání různých silnoproudých zařízení, která stále častěji zastupují thyatrony se žhavenou nebo studenou katodou. — (Electronics, březen 1950, str. 32, 147, 221 a 225). oh

FM — standard signál generátor

Pro vývoj a měření fm přijímačů využívá General Radio nový měrný vysílač s rozsahem 10 až 11,7 Mc/s (mf přijímače pro FM) a 88 až 108 Mc/s (písma, přidělené FM). Generátor má vnitřní kmototovou modulaci 60 nebo 400 c/s a frekvenci zvětšení až ± 100 kc/s. Stabilita a přesnost stupnice je lepší než 0,005 %. Přístroj dodává do vstupních svorek s impedancí 50Ω vln napětí až 1 Veff. Jeho zevnějšek připomíná známý Standard Signal Generator pro AM. (Proc. I. R. E., únor 50.)

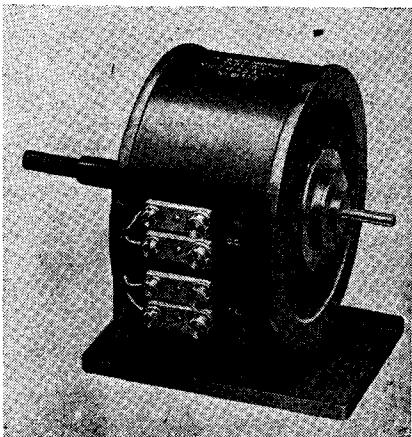

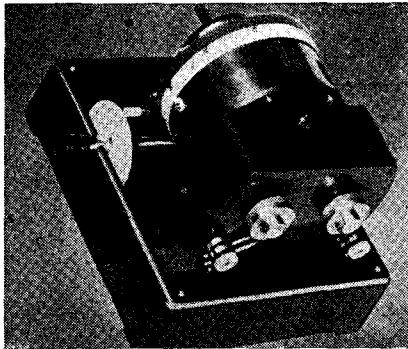Synchronní motorek, určený pro kmitočty 50 až 2000 c/s, který je ústřední částí přesných časových strojů. (Typ D 193 A.)




Časový přístroj, který dává 61 impuls v minutě, trvání každého 0,1 vt, a jeden impuls o trvání 0,5 vt, pro kontrolu časových signálů. Šroub a ozubené kolo umožňují přesné nastavení počátku impulsů. Uplná otáčka statoru o 360° značí posun o 0,1 vt; je možné snadné posunutí o desetitisícinu vt. (Typ D 193 A.)

PŘESNÉ SYNCHRONNÍ MOTORKY

Je známo, že jediný druh motoru, jehož otáčky přesně závisí na kmitočtu sítě, je motor synchronní. Tento jeho vlastnosti se mimo mnohé speciálnější účely používá v synchronních hodinách, dnes stále rozšířenějších. Je-li kmitočet elektrického proudu v síti udržován porovnáváním chodu strojů s přesnými hodinami, poskytují prosté synchronní hodiny dostačujnou přesnost pro občanský život, i když v krátkých obdobích kolísá kmitočet sítě o 1 až 2 %. Pro astronomii a jiné vědecké a technické obory je však zapotřebí chodu mnohem přesnějšího a stálejšího, a pak se jako zdroj hodí křemenem řízený oscilátor. Je možné sestavit takový oscilátor s krystalem 100 kc/s, s odchylkou menší než jedna stomiliontina. To je totík, jak nepřesnost o necelou tisícinu vteřiny za den, či o vteřinu asi za tři roky. Kmitočet takového přesného oscilátoru je ovšem příliš značný, a dá se s použitím synchronizovaných rázových oscilátorů snadno změnit na 1000 c/s. Pro ještě menší hodiny je elektrický způsob dělení kmitočtu nákladný; lépe se hodí synchronní motorek pro 1000 c/s, z něhož mechanickými převody snadno odvodíme libovolný podíl tohoto kmitočtu.

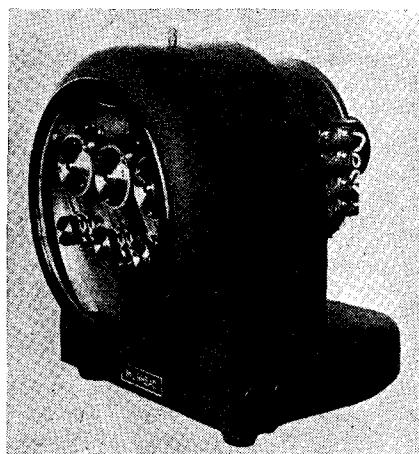Synchronní motorky pro větší kmitočty, pořádně ladičkou, jsou známy asi 70 let (Rayleigh; La Cour). Původní vzory se však vyznačovaly malým výkonem. Nové konstrukce, jejichž snímky přinášíme,



Časoměrný přístroj typu D 289 A dává ze svých tří komutátorů jeden impuls každou vteřinu středního slunečního času, jeden impuls každou vteřinu hvězdného času a jeden impuls každě půl minuty hvězdného času. mají rotor i stator z plechů a jsou i stejnospěrně buzeny, takže dávají při kmitočtu 300 až 1800 c/s výkon až 5 wattů. Takových motorků, které vyrábí britská fa Muirhead, se používají ve speciálních astronomických hodinách, jejichž chod je odvozen z křemenového oscilátoru, a to nejen v prostých strojích pro běžné úkoly časové služby, založené na středním slunečním čase, nýbrž i pro zvláštní účely astronomické, na př. porovnávání středního a hvězdného času.

Všeestranný pomocný vysílač

— z čísla 4, těší se — věřme, že po zásluze — živemu zájmu čtenářů. K dotažům a podnětům, které jsme přitom dostali, několik vysvětlení.

Proč trioda, která při použití přístroje jako vf generátor zahálí, nebyla využita jako nf oscilátor s kmitočtem na př. 400 c/s, namísto modulace 100 c/s z napájecího obvodu? Zkoušeli jsme to také, jak s třetím vinutím na výstupním transformátoru, tak s obvodem RC jako posuvnávem fáze, ale použitý způsob byl shledán účelnějším, protože společná kathoda vnucovala slabou modulaci, i když bychom ji necháli.

Výkonnější elektronika na konci, na př. EBL2L, by z přístroje učinila běžný přijimač. To jsme však právě necháli; přístroj by vyšel větší, napájecí část nákladnější, a jako přijimač k běžnému poslechu se celým usporádáním přístroj nehodí (i když, jak už víme, řada nových majitelů, nás nevyjímaje, ho tak občas využívá).

Kolik ohmů má odpor „3P“? Potenciometr pro řízení hloubky modulace je označen P a může být podle schématu v mezi 50–500 kΩ. Odpor 3 P bude mít podle toho trojnásobnou hodnotu celkového odporu potenciometru P. Použíme-li $P = 50 \text{ k}\Omega$, bude předřazen odpor 150 kΩ, pro $P = 500 \text{ k}\Omega$ tam dáme 1,5 MΩ, prostě takový, aby bručivé napětí na potenciometru bylo vždycky čtvrtinou původní hodnoty.

Je možné doplnit přístroj obvodem pro získání souvislého spektra, jak byl popsán i s použitím v RA č. 11/1947, str. 304? Jistě je, a můžeme k připojení rázovacího transformátoru (na rozdíl od původního návodu je zde zapojen podobně, jako ladící vývody v našem pv), použít páte, zatím volné polohy přepínače „Rozsah“. Cívka bude mít asi 20 záv. drátu 1 mm s mezerami na trubce 15 mm, odbočka pro katodu na 8. záv. od zemního konce. Intensitu rázování řídíme potenciometrem „Výkon“, vývod běrem ze záv. 3, 2, nebo ještě volněji přiblížením drátu, zapojeného do 3, k antenní zdířce zkoušeného přístroje.

Značka použitého ladícího kondensátoru, v návodu uvedená jako KO 11, je na výrobce v prodejnách rozšířena o -a- na konci, takže zní: KO 11a. Označuje týž výrobek, jakého je použito v návodě.

Jenště vysokofrekvenční autogen


Ke zprávě z 4. č. str. 78 (doplňné zmínkou v obsahu časopisu v č. 5, str. 123, Radio electronics) připomíná J. Kober z Jičína, že v r. asi 1930 bylo uvedeno v použití t. zv. sváření arc-atom, používající elektrického obloku, jímž byl dmýchan vodík. Jeho molekuly se stávaly v oblouku jednoatomovými, a při své rekonstituci dávaly vznik tepla. Jmenovaný informátor soudí, že použití výrobků může obecně jen efektivní, ale zbytečná komplikace.

Miniaturní transformátory

Transformátor představuje zatím největší a nejtěžší část radiotechnických zařízení. Jeho váha a velikost je dáma hlavně teplotou, kterou bez poškození sneší isolace vodičů a případným sycením železného jádra.

Výrobce transformátorů, New York Transformer Co., uvedl myná na trh novou řadu síťových transformátorů, které mají objem jen 30 % a váhu jen 16 % transformátorů stejněho výkonu „klasického“ provedení. Pro vinutí bylo použito silikonové isolace, takže transformátor může trvale pracovat při oteplení 200 °C. Vinutí je zataženo stejnou isolační hmotou a tvoří kompaktní celek, který dobře odvádí teplo, zabraňuje nerovnoměrnému rozložení teploty uvnitř vinutí a chrání je proti povětrnostním vlivům tak dokonale, jako při hermetickém uzavření do evakuovaného krytu. Jádro je ze zvláštní slitiny a má tvar pásu, svinutého do elipsy. Toto provedení má tak výborné magnetické vlastnosti, že dovolená stridavá indukce je (podle velikosti tráfa) mezi 16 až 20 kGauss. Transformátory byly původně vinutý pro letecké přístroje, myná se však dodávají ve všech provedeních i pro civilní potřebu. (Electronics, března 50, str. 148.)

O. Horna

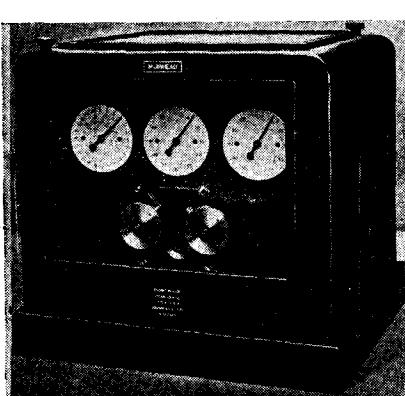

BAREVNÁ TELEVISE RCA

Televise v přirozených barvách byla lákavým námětem pro konstruktéry od nejstarších počátků televizní techniky. V pozdější době byl mocnou pobídkou barevný film, jehož význam zřetelně roste přes všechny odsuzující glossy estetiků umění světla a stínu. Z řady scustav, z nichž některé byly popsány na těchto stránkách také už dříve, zdá se následující řešení dosahovat stadia relativní dokonalosti.

Snaha přenášet televizní pořad v přirozených barvách je snad tak stará, jako televize sama. Již v roce 1940 přivedla amer. spol. CBS Federální komunikační komisi dobré propracovaný systém barevné televize, který pro barevný rozklad a synthezi používal rotující barevné clony před obrazovkou. Později začala na problému pracovat společnost RCA a přivedla v roce 1946, když se rozhodovalo o přidělení kmitočtů pro televizi, svůj čistě elektronický systém, který používal tří vysílačů, pracujících s dnešní amer. normou (525 řádek, 60 polí, 30 obrazů za vteřinu), z nichž každý přenášel jednu barvu. Na přijímací straně byly tři nezávislé přijímače (s obrazovkami v barvách červená, modrá, zelená), jejichž optický složené (jednobarevné) obrazy dávaly výsledný barevný obraz.

Po dlouhé diskusi shodli se tehdy zástupci FCC, různých společností a vědeckých ústavů, že pro přenos barevných obrazů též kvality, jako má dnešní „černobílá“ norma amer., je zapotřebí (aspoň) šířky pásmu 12 Mc/s pro každý vysílač. Podle těchto úvah, které spočívaly na zdánlivě nezvratitelných theoretických poznatečích, rozhodla se FCC přidělit pro barevnou televizi pásmo 12 Mc/s v oblasti 475 až 890 Mc/s.

Komunikační filosofie

Od r. 1946 se hodně změnilo. Rychlé rozmachy televizního vysílání v USA přinutili FCC, přidělit černobílé televizi kmitočty i v pásmu, které bylo původně určeno pro televizi barevnou. Zdálo se, že barevná televize se bude musit přestěhovat nad 1000 Mc/s, což by bylo známeno zdržením o mnoho let, protože je málo poznatků o šíření vln těchto kmitočtů a také vysílání a přijímací technika není dosud vypracována.

Mnoho se také změnilo v oboru, který se nazývá „komunikační filosofie“, a který se zabývá theoretickými vztahy mezi rychlosťí přenosu, množstvím přenášených informací a šířkou frekvenciálního pásmá (velmi zjednodušeně). Do nedávné doby se předpokládalo, že k přenesení 1000 vzájemně nezávislých informací za jednu vteřinu je zapotřebí aspoň 1000 kmitů u vteřinu a tedy šířky pásmu 1000 c/s. V r. 1948 na konferenci IRE ukázal Norgaard (vycházejí z práce Nyquistovy, staré přes 20 let), že daným pásmem je možno přenést dvakrát tolik nezávislých informací než ční šířka pásmá. Velmi zjednodušený příklad: Vysílače na středních vlnách s šířkou pásmá 9 kc/s by mohly přenášet pořad s kmitočty až do 18 kc/s a ne pouze 4,5 kc/s jako dosud. Vyžadovalo by to ovšem jiný způsob modulace. Současně (a nezávisle na sobě) ukázali Wiener a Shanon, že množství informací, přenesených komunikačním sys-

témem, musí se studovat také s hlediska, kolik z nich bylo možno předpovědět, a kolik je informaci nepředpovědětelných. V laboratořích MIT (Massachusetts Institute of Technology) sestrojili také přístroj, který ze sledu informací (na př. řeči, hudby a pod.) vyřazuje ty, které se dají předpovědět. Snad tyto příliš filosofické úvahy osvětlí fakt, že tohoto způsobu se dlouho nevědomky (alespoň s touto hlediskem) všeobecně používá: Omezení kmitočtového rozsahu rozhlasových vysílačů nutí lidské ucho, aby si v hudbě i v řeči doplnilo (samočinně a podvědomě) chybějící předpověditelné informace, na př. vysoké harmonické houslového tónu nebo sykavky v řeči.

Tyto zcela theoretické práce umožnily technikům RCA konstrukci televizní soustavy, která pracuje se šířkou pásmá 6 Mc/s (jako černobílá televize) ale vysílá na jedné vlně tři obrazy, které ve speciálním přijímači dají barevný obraz stejně kvality, jako je černobílý obraz dnešní soustavy. Při příjemu obvyklejším černobílým přijímačem dívá soustava obraz s dvojnásobnou (bodovou) rozlišovací schopnosti než dosavadní televizní norma bez jakýchkoli úprav na přijimači.


Vysílač

Vysílaná scéna se snímá jediným objektivem a obraz se potom rozloží barevnými zrcadly na složky, odpovídající třem základním barvám (zelená, modrá, červená). Jednotlivé složky se vedou na sítnítku tří snímacích komor K (obraz 1), Počet řádek (525), počet polí (60), počet obrazů (30) i způsob snímání (prokládané) jednotlivých komor je stejně, jako u televize černobílé a je ovládáno generátorem obrazových a rádkovacích synchronizačních impulsů. Na výstupu zesilovače každé komory je tedy napětí úměrné intenzitě barvy jednotlivých bodů obrazu. Tato napětí se jednak smísí v zesilovači S1 (takže vznikne signál přenosné stejný, jako při snímání černobílém). Po odfiltrování (filtr F2) složek nižších než 2 Mc/s a vyšších než 4 Mc/s přivede se tento signál, nesoucí tedy nej-

jemnější detaily obrazu bez ohledu na barvu do směšovače S2.

Výstupní napětí jednotlivých komor se vedou také přes filtr F, (odřízné kmitočty nad 2 Mc/s a potlačí tedy jemné detaily obrazu) do tak zv. voliče (v originále nazýván výstřelní sampler — vzorkovač), což je elektronický přepinač, který se „otáčí“ 3 800 000krát za vteřinu (3,8 Mc/s) a je ovládán synchronizačními pulsy, odvozenými z rádkového generátoru. Volič „vysekne“ při každé „otáčce“ ze signálu všech tří snímacích komor krátký puls (obraz 2). Jelikož sinusovka je určena dvěma body (a osou, která je známa), určuje tyto pulsy (s opakovacím kmitočtem 3,8 Mc/s) zcela jednoznačně tvar výstupního napětí jednotlivých obrazovek až do nejvyššího kmitočtu 1,9 Mc/s (přibližně 2 Mc/s, mezní kmitočet filtru F). Na výstupu směšovače S2 je kromě napětí z filtru F1 sled tří impulů, které charakterisují intenzitu barev určitého místa scény. Složený signál potom projde filtrem F2, který odřízné všechny kmitočty nad 4 Mc/s.

Je-li trvání impulů dostatečně krátké, zůstane na výstupu filtru F2 z celé série harmonických, ze kterých je puls složen, pouze ss složka a sinusovka s kmitočtem rovným opakovacímu, amplitudě sinusovky je úměrná amplitudě pulsu (obraz 2). Sinusovky, příslušející jednotlivým barevám, jsou pošinuty proti sobě o 120° (obdobně, jako u třífázového napětí), procházejí proto vždy dvě nulovou osou, zatím co třetí má maximální hodnotu (která je měřítkem barevné intenzity snímaného bodu). Jednotlivé barevné signály se proto neovlivňují, i když všechny tři sinusovky (stejněho kmitočtu 3,8 Mc/s, ale fázově posunuté o 120°) složí v sinusovku jednu (viz obraz 2). Fázové posunutí a amplituda této výsledné sinusovky nese v sobě nezávislé informace o třech barevných obrazech. Je dobré si všimnout, že tak zvaná ss složka na výstupu F2 je algebraickým součtem intenzit jednotlivých barev a je proto mřou světelné intenzity snímaného bodu, stejně jako když scéna byla snímána černobíle. Složený signál na výstupu filtru F2 je tedy totožný se signálem černobílým, má pouze navíc silnou složku kmitočtu

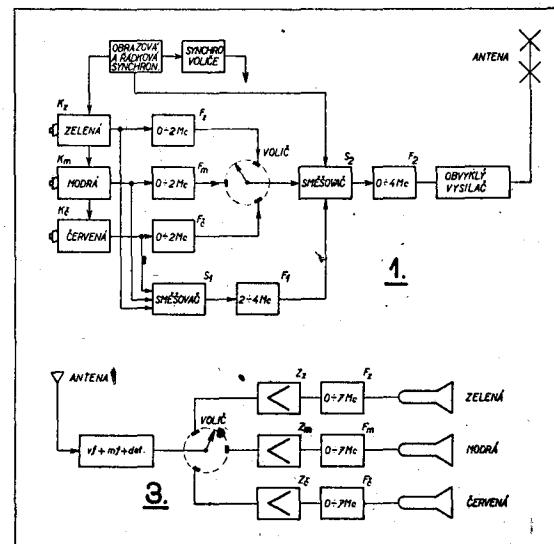

3,8 Mc/s, která jediná nese barevné informace. Proto je možno signál přijímat obyčejným přijímačem pro normální příjem bez změny černobílé. Složka 3,8 Mc/s způsobí, že rádky jsou složeny z jednotlivých teček a obraz má charakter novinářského štočku (ne tedy „linkový“, jako u dnešního způsobu vysílání). Celkový dojem ze „štočkového“ obrazu je lepší než u obrazu „linkového“, protože obsahuje více detailů; osvětlí to později popis způsobu, jakým je obraz sestavován pro barevný příjem.

Barevný přijímač




Vf a mf část i gen. časových základen barevného přijímače jsou totožné s přijímačem černobílým. Pásmové filtry musí však propustit bez zeslabení a fázového skreslení celé kmitočtové pásmo a hlavně kmitočet 3,8 Mc/s, protože po jeho eliminaci i barevný přijímač dal černobílý obraz.

Výstup z detektora přijímače se vede do obdobného voliče, jaký je ve vysílači (obraz 3). Volič se pohybuje synchronně s voličem vysílače (o to pečuje zvláštní synchronizační generátor, který shodně, jako ve vysílači, odvozuje svůj kmitočet z rádkovacích synchronizačních pulsů) a „vyseká“ z přijímaného signálu脉冲 úměrně jednotlivým barevným pulsům vysílače (pro jednu barvu je pochod znázorněn na obrazu 4) a rozdělí signál mezi zesilovače Z jednotlivých obrazovek. Po projití filtrem F , který potlačí hlavně druhou harmonickou opakovacího kmitočtu 3,8 Mc/s, promění se puls v sinusovku (a ss složkou) úměrnou amplitudě (barevného) pulsu. Kladné půlvlny sinusovky na pracovní mřížce obrazovky působí rozsvícení stínítka (světlý bod) a záporné půlvlny zhasnutí stínítka (tmavý bod — obraz 4), takže po proběhnutí jednoho rádku vznikne na obrazovce řada bodů, jejichž intensita odpovídá intensitě příslušné barvy. Stejný postup se opakuje u ostatních dvou obrazovek. Body jednotlivých barev jsou vzhledem posunuty o 120° (elektrických či časových). Obrazovky mají stínítka světlíkující v příslušných barvách (zelená, modrá, červená). Složením (pomocí objektivů nebo barevných zrcadel) této řady bodů (a tedy i celých obrazů) vznikne na projekčním stínítku výsledný barevný obraz, protože body jsou tak malé a jsou tak blízko sebe (čistečně se překrývají), protože bod má šířku 180° elektrických, ale rozestup bodů je 120° elektrických, viz obraz 5), že je lidské oko vnímá jako celek. Dobrou kvalitu obrazů podporuje dvojitý položení (rádkové a bodové) obrazů, které při tomto způsobu příjmu a vysílání samočinně vzniká.

Prokládání obrazu

Lidské oko vnímá již při rychlosti asi 16 za vteřinu jednotlivé obrazy jako souvislý děj. Je-li mezi jednotlivými obrazy prominací plocha zatemněna, obraz bliká, hlavně při větší intensitě osvětlení. Při filmové projekci (16 nebo 24 obrazů za vteřinu) se zjevuje odpomáhá tím, že clona, která zakrývá světelny zdroj v okamžiku, když se film posunuje o další pole, má dva nebo tři segmenty, které přerušují světelny zdroj i při prominaci jednoho obrazu (jeden obraz se tedy pro-

Obraz 2. Funkce voliče, směšovače S2 a filtru F2. — **Obraz 4. Funkce voliče a filtru F v přijímači (kresleno pro jedinou zelenou barvu).**

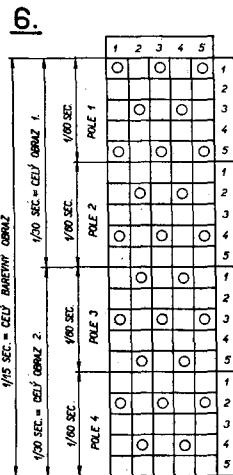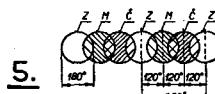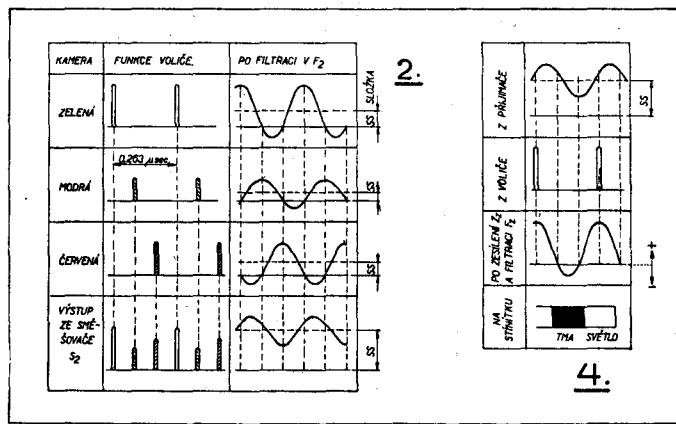

Obraz 5. Znázornění přesahu jednotlivých barevných bodů na stínítku přijímače. —

Obraz 6. Znázornění rádkového a bodového prokládání při tvorbě barevného obrazu.

mítne dvakrát nebo třikrát) a zvýší kmitočet blikání tak, že neruší. U televize je problém ještě obtížnější, protože se používá mnohem větší světelny intensity (aby bylo možno obraz pozorovat i v nezatemněné místnosti) a obraz se nepromítá jako celek, nýbrž postupně. Světelna setrvačnost televizních obrazovek je (a musí být) přitom poměrně malá. Zvětšení počtu obrazů je neúnosné, protože přináší rozšíření frekvenčního pásmá, používají proto všechny televizní soustavy prokládaného rádkování. Z obrazu se nejprve přenesou liché rádky a potom rádky sudé, takže jeden obraz je složen ze dvou polí o polovičním počtu rádek. Kmitočet blikání se tím dvojnásobně zvýší bez rozšíření kmitočtového pásmá.

Systém barevné televize RCA používá ještě prokládání bodového, takže celý obraz se skládá ze čtyř polí. Názorně je to vyznačeno na obrazu 6 (pro jednu barvu, u ostatních barev obdobně, jednotlivé body jsou posunuty o 120° elektrických, o třetinu rozteče jednotlivých bo-

dů). V prvním poli vytvoří kladné půlvlny sinusovky 3,8 Mc/s liché rádky tak, že v prvním rádku se objeví body liché, ve třetím sudé, v pátém liché, atd. Ve druhém poli vzniknou stejným způsobem rádky sudé (obraz 6). Ve třetím poli se vyplní mezery mezi body prvního pole a ve čtvrtém mezery mezi body druhého pole. Počet polí je stejný, jako u starého způsobu rádkového prokládání (zde 60), počet obrazů za vteřinu je poloviční (15), kmitočet blikání zůstává však stejný (60 c/s), ale členění rádků je dvakrát jemnější. Tohoto systému je u barevné televize zapotřebí. Jak jsme se již zmínilí, přenáší voliče nezávisle pouze informace o polovičním kmitočtu (zde 1,9 Mc/s) než je jeho opakovací kmitočet (3,8 Mc/s). Větší kmitočty (které nesou nejjemnější členění obrazu u americké normy do 4 Mc/s) jsou přenášeny proto pouze „černobílý“. Na přijímací straně by při normálním prokládání nejjemnější detaily byly rovněž šedivé a neměly by svoji charakteristickou barvu. Je-li použito bodového prokládání, je sice počet celých barevných obrazů poloviční než černobílých, ale barevné členění rádků je stejné, takže šedivé jsou pouze detaily jemnější, než které přenáší dosavadní systém černobílý. Jak ukazaly zkoušky, zjev nevadí, naopak tlumí poněkud barvy, což činí celkový dojem barevné věrohodnější podobně, jako u barevné reprodukce šedý obraz. U „černobílého“ příjmu, kde přijímač nemá volič, je (vlivem zmenšení počtu obrazů na polovic) členění obrazu jemnější než dovoluje dosavadní způsob přenosu.

Závěr

Prozatím je obrazová část přijímače pro tento způsob barevné televize značně elektricky, opticky a mechanicky složitá (vf, mf a det. část se však neliší od dosavadních přijímačů). Technikové RCA však ukázali cestu, jakou se asi bude ubírat příští vývoj barevné televize a zemění členěné televize černobílé bez potřeby širšího kmitočtového pásmá.

Z tohoto vývoje vytěží hodně i československá (vlastně SSSR) televizní norma, která je přes formální odlišnost skoro totožná s normou USA (přijímače, stavěné podle norm USA a SSSR mohou bez změny a přeladění přijímat obě normy).

UVÁDĚNÍ DO CHODU A OPRAVY

přístrojů z domácí dílny

IX.

2. 5. Vady cívek pro tónové kmitočty


Ve smyslu svého záměru zařazujeme do této skupiny nf tlumivky a transformátory všech druhů a také síťový transformátor. Ve většině případů se takové cívky vyznačují jádrem, složeným z zelezných plechů (transformátorové železo, po případě speciální slitiny s velkou magnetickou vodivostí). Plechy jsou vzájemně izolovány buď oxydem, zbylým po výrobě na povrchu plechů, nebo nátereem laku. Vinutí sama bývají na lepenkových, pertinaxových nebo lisovaných bakelitových kostrách, z drátu mezi několika setinami až přes 1 mm silných. Protože mezi závity je u transformátorů leckdy značné napětí, zajíšťuje se vinutí prokládáním jemným papírem buď po každé vrstvě nebo po několika vrstvách. V posledním případě má

ve spolupráci s vlhkostí vytvoří zkraty. Proto se smaltovaný drát pro transformátory nemá převijet z původních cívek a převinutého lze použít jen na místě, kde zkrat nevadí; to je jenom v případě málo běžném: na budicí cívce dynamického reproduktoru s buzením.

Zkrat nebo přerušení vinutí jsou skoro jediné vady nf cívek v našem smyslu, jaké se vyskytuje; alelespoň pokud jde o součástky dobré navržené a vyrobené. Přerušení vinutí znamená obvykle úplné vyřazení příslušného obvodu: u nf transformátorů (vazba mezi stupni) přestane zesilovač pracovat, přerušený drát v tlumivce filtru napájecí části zruší dodávku proudu do anodových obvodů; přerušení vinutí u síťového transformátoru je rovněž nápadně projeveno, a jen když jde o jednu část dvojcestného napájecího obvodu usměrňovače, je defekt méně nápadný: jeví se přehříváním transformátoru a zvětšením bručení.

Zkrat ve vinutí je daleko škodlivější. Jestliže nastal mezi menším počtem závitů, pak jej často sluchem nepoznáme u vazebního nebo výstupního transformátoru, a teprve zkouška s tónovým generátorem prozradí nápadný pokles hlubokých a vzestup, nezřídka se špičatou charakteristikou, u tónů vysokých, obraz 21. Příčinu je snadné vysvětlit: zkrat znamená podle okolnosti v různém měřítku asi tolik, jako bychom k primáru transformátoru připojili indukčnost podstatně menší než jaká tam má být, ozdobenou po případě ještě nějakou kapacitou, která s indukčností vytváří paralelní rezonanci. Zkraty ve vinutích u nf transformátorů, zejména vazebních, z drátu pod 0,1 mm, jsou časté, a jenom necitlivosti sluchu je možné přičítat, že o takové chybě málo postižených ví, dokud neměří s použitím tónového generátoru. Náprava není možná, je nutno transformátor převinout,

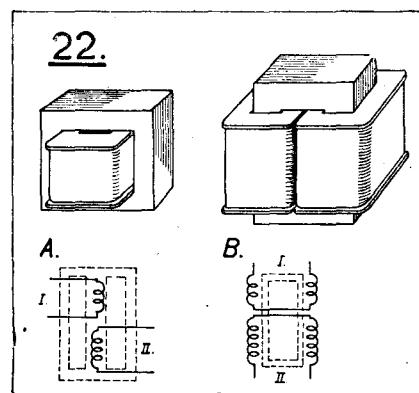U transformátorů s větším výkonem, zejména síťových, je zkrat přes větší počet závitů než několik málo, vždycky provázen zvětšeným oteplováním postiženého místa, které také způsobí, že se vada zvětší, až propukne naplno s obláčky kouře a vůně vypékání isolace. Na štěsti je u poměrně silných vinutí zvácnější a u dob-




Obraz 22. A — Transformátor s jádrem pláštovým, s jedinou cívkou, která obsahuje všecka vinutí, navinutá vedle sebe nebo častěji na sobě. — B — transformátor sloupkový s omezenou citlivostí na vnější pole, a také se zmenšeným vysíláním svého pole. Všecka vinutí musí být po polovičkách rozdělena na sloupky (ne primář na jednom a sekundář na druhém sloupku), a správně zapojena, aby se účinek polovic vinutí scítal.

rých transformátorů skoro vyloučena. — Podobně je tomu u tlumivek pro filtry napájecí části, kde zase malý počet závitů nakrátko sotva rozeznáme.

Vadou, která nesouvisí s konstrukcí samotných součástek, je nezádaná vazba transformátorů nebo tlumivek. Za okolnosti, podobných jako prve, může na př. síťový transformátor vnucovat svoje monotoní bručení transformátoru vazebnímu; méně často transformátoru výstupnímu, kde je napětí, indukované vazbou, poměrně malé proti napětí pracovnímu. Bručení vinou vazby mezi transformátory rozeznáme od nedostatečné filtrace nebo chybějícího stínění citlivých spojů nejsnáze tím, že má kulaty, dunivý tón a kmitočet 50 c/s, zatím co nedostatečné stínění je zvonivé a nedostatečná filtrace je sice také hluboká, ale má kmitočet 100 c/s, pokud výjimečně napájecí část s transformátorem nemá jednocestné usměrnění. — Odstranění této závady je v tom, že předně citlivé transformátory vzdálíme pokud jen lze od síťového i výstupního, ale také od síťové tlumivky (která by na rozdíl od předchozího vnucovala bručení 100 c/s, je-li usměrňovač dvojcestný a přesně souměrný). Je-li nf transformátor na stupni zvláště citlivém, t. j. jednu elektronku před koncovým stupněm, pak se zabezpečujeme ještě tím, že citlivý transformátor magneticky stíníme dobré uzavřeným (svařeným) zelezným krytem z plechu od 1 mm výše, po případě použitím transformátoru s rámečkovým jádrem a cívkami i vinutinou souměrnými na obou sloupečích, obraz 22B. Vždy je také možné bručení magnetickou vazbou podstatně omezit, ne-li vyloučit tím, že hledáme takovou polohu transformátorů, aby pole rušícího neprocházela cívkou, nýbrž aby jeho siločáry tvořily plochy kolmé na osu vinutí transformátoru rušeného.

Ze všech nejúčinnější prostředek pro zamezení indukčního bručení je omezit použití transformátorů na citlivých stupních všude, kde to jen jde.

(Příště chyby elektronek.)

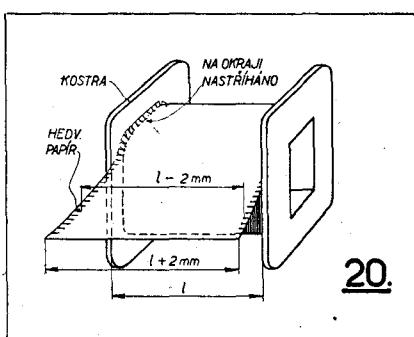

Obraz 20. Prokládání vinutí u transformátorů s vinutím do kostry. Používá se pásku jemného papíru o malíčku širšího než je délka vinutí, a na okraji jemně nastříhaného, aby okraj přilehl snadno na celou kostru a znemožnil profáznutí závitů.

prokládání jako hlavní účel zajistit, aby se na okrajích cívek neprohrázly vrchní závity do spodních a neumožnily zkrat, když už mezi závity značně elektricky vzdálenými je i značné napětí. Samotný smalt, používaný téměř výlučně jako izolace na drát pro vinutí, je neobyčejně elektricky pevný; snese i několik tisíc voltů, ale jen dokud je neporušený. I malé namáhání, na př. při vinutí přes ostrou hranu kostry vyvolá jemné trhliny, které

↪


hlavně proto, že nejsme dosud zatíženi hospodářskými ohledy (provozem mnoha přijimačů, které nelze vyřadit).

Ing. Otakar A. Horna


Literatura:

1. Electronics, listopad 1949, str. 122, 172 a další.
2. Electronics, prosinec 1949, str. 65, 66, 88 a další.
3. Electronics, leden 1950, str. 96 a další.
4. Electronics, únor 1950, str. 65.

(Pokud je známo, nebyla dosud práce Nordgaardova, ani práce prof. Wienera nikde ve své původní nezkrácené formě uveřejněna, informace v tomto směru jsme čerpali z časých odvolání a stručných obsahů, které uvádějí autori citovaných článek.)

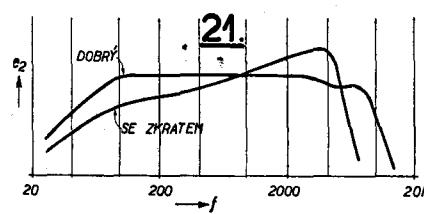

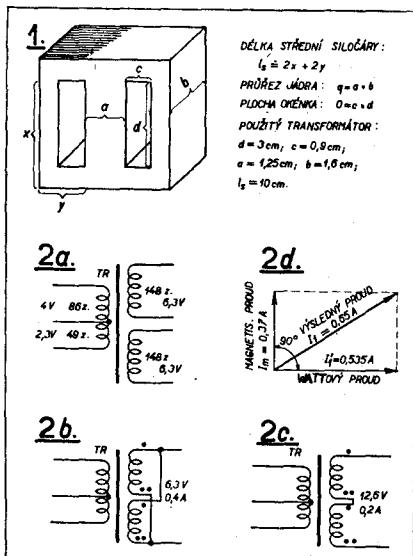Obraz 21. Rozdíl mezi kmitočtovou charakteristikou transformátoru dobrého a se zkratem mezi závity. Při zkratech rozsáhlejších se dá úbytek hlubokých a nadbytek vysokých tónů rozeznat poslechem.



Výpočet žhavicího transformátoru s malým primárním napětím

Dosadíme do vzorce

$$n_{1V} = 45/2 = 22,5$$

K indukování 1 V potřebujeme tedy 22,5 závitů.

5. Počet závitů pro primár zjistíme tak, že žádané napětí změníme o 4 % (E'_1) a násobíme n_{1V} . 4 % je odhadnutý úbytek na napětí v primárním vinutí.

$$n = E'_1 / n_{1V}$$

$$E'_1 = 6,3 - 6,3 \cdot 0,04 = 6,048 \approx 6V$$

Po dosazení:

$$n_1 = 6 \cdot 22,5 = 135 \text{ záv.}$$

Odbočku pro 4 V počítáme stejně:

$$E'_1 = 4 - 4 \cdot 0,04 = 3,84 V$$

$$n_1 = 3,84 \cdot 22,5 = 86 \text{ závitů.}$$

6. Závity pro sekundár počítáme podobně, ale zde 4 % k žádanému napětí přidáváme.

$$n_2 = E'_2 / n_{1V}$$

Rekli jsme, že na sekundáru budou dvě stejné vinutí, od sebe izolovaná, každé na 6,3 V.

$$E'_2 = 6,3 + 6,3 \cdot 0,04 = 6,55 V$$

$$n_2 = 6,55 \cdot 22,5 = 148 \text{ záv.}$$

Navineme tedy na sekundáři dvě vinutí o 148 záv. Pro další budeme počítat vinutí spojená v řadě, tedy na sekundáru napětí 12,6 V a počet závitů 296.

7. Až dosud jsme počítali transformátor běžným způsobem. U transformátorů pro malé primární napětí však musíme uvažovat t. zv. magnetisační proud, který jinak zanedbáváme. Tento proud vytváří v jádru magnetické pole, potřebné pro indukování napětí. Na první pohled toto obstará proud, protékající primárem při zatížení. Ten však předává energii sekundáru a jeho magnetisační účinky jsou rušeny magnetisačními účinky proudu v sekundáru. Jsou tedy wattový (ohmický) a magnetisační proud v primáru proti sobě fázově posunuty o 90° a musíme je sečítat vektorově, nejlépe podle Pythagorovy věty (viz obrázek 2d). Na výsledný proud pak dimensujeme primární vinutí.

8. Jak vypočítáme magnetisační proud?

Magnetisační ampérzávity na 1 cm délky středního siločáry železného jádra pro žádané sycení B' najdeme z magnetisační krivky, uvedené na př. v Činné Fyzikální základě radiotechniky, díl I (viz VII. vydání, str. 99). Z této krivky zjistíme, že pro běžnou magnetickou indukci 10 000 gausů a dynamové plechy potřebujeme 5 az/cm. Abychom dostali potřebné az pro celé jádro, musíme předešlou hodnotu násobit délkou středního siločáry v železe (viz obrázek 1). V našem případě je tato délka 10 cm. Počet potřebných az je tedy 50. Těchto 50 az můžeme získat 50 závitů a proudem 1 A, nebo 1 závitem a proudem 50 A atd., vždy součin z proudu a počtu závitů musí dávat 50. V našem případě máme na primáru 135 závitů. Magnetisační proud bude tedy činit pro napětí 6,3 V

$$Im = az/z = 50/135 = 0,37 A$$

a pro napětí 4 V

$$Im = 50/86 = 0,58 A.$$

[Z toho je vidět, jak s klesajícím napětím (závity) stoupá hodnota magnetisačního proudu.]

8. Wattový proud v primáru

$$I_1 = W_1/E_1 \quad (\text{A, W, V}).$$

Po dosazení

$$W_1 = W_2/\eta,$$

pro naš případ

$$W_1 = 2,52/0,75 = 3,36 W.$$

3. Vhodný průřez jádra q pro daný výkon odhadneme podle vzorce

$$q = \sqrt{W_1} \quad (\text{cm}^2, \text{W}).$$

Po dosazení

$$q = \sqrt{3,36} = 1,85 \text{ cm}^2.$$

Volime jádérko s průřezem 2 cm² podle obrázku 1, kde jsou i vzorce k výpočtu průřezu q a plochy okénka O z rozměrů jádra.

4. Známe-li průřez jádra, můžeme vyčítat počet závitů na 1 volt:

$$n_{1V} = 45/q \quad (\text{závity, cm}^2)$$

$$I_1 = \sqrt{I_1^2 + I_m^2}$$

v našem případě

$$I_1 = \sqrt{0,285 + 0,136} = \sqrt{0,421} = 0,65 \text{ A.}$$

To platí pro primární napětí 6,3 V. Pro 4 V by byl postup stejný. V dalším bude výpočet prováděn pro prvé napětí.

10. Primární vinutí musíme tedy dimensovat na proud 0,65 A. Tento hodnotě odpovídá drát o průměru 0,6 mm. Sekundární vinutí dimensujeme na proud 0,2 A, tedy drát 0,32 mm.

11. Kontrola vinutí:

$$O \geq 3 \sum n_i d_i^2$$

Plocha okénka O má být rovna nebo větší než trojnásobek součinu, počet závitů \times (průměr drátu)² pro všechna vinutí. Po dosazení:

$$O = 3[135 \cdot 0,36 + 296 \cdot 0,102] = 3(0,458 + 0,296) = 3 \cdot 0,781 = 2,35$$

Podle obrázku 1 je plocha okénka 2,7 cm². Vyhovuje tedy jádro po všech stránkách.

Kdo by chtěl používat transformátoru na primáru pro napětí 4 V, provede výpočet stejně. Uvedeme zde výsledky. Prvých 86 záv. vineme z drátu 0,7 mm, zbytek z 0,6 mm. Při pozorném využívání místa se nám vinutí do okénka vejde, i když při výpočtu částečně přesahuje dovolenou mez. Rekli jsme si, že výpočet bere ohled na prokládání vinutí, které zde není nutné.


Nakonec ještě vysvětlíme, proč magnetisační proud nemá tak zřetelný vliv u transformátorů síťových. Tyto transformátory mají mnoho set závitů na primáru. Stačí proto malý proud k vyvážení potřebných ampérzávitů. Kdybychom primář žhavicího transformátoru udělali pro 120 V, vynutili bychom se potížím s magnetisačním proudem, ale transformátor by byl podstatně dražší. Magnetisační proud zatěžuje však také vinutí, z něhož převodní transformátor napájíme; je-li ono vinutí vyměřeno těsně, musíme toho dbát při kontrole, zda nedojde k přetížení.

T. Fukátko

Přednášky o rozhlasu v Sovětském svazu

Vědecko-technická sekce při Všeobecné společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí v Moskvě uspořádala v minulém roce celou řadu populárních přednášek o nových výzkumech a pokrocích v rozhlasu a zároveň učinila opatření, aby v letošním roce se v této činnosti pokračovalo v širším měřítku. Jen moskevští lektori měli 150 veřejných přednášek, z nichž některé byly doprovázeny i zajímavými praktickými ukázkami nebo promítáním filmů a těšily se velkým zájmem. V letošním roce budou přednášky zaměřeny především k sovětské mládeži. Byly již ohlášeny přednášky na themata: „Lenin a Stalin o významu rozhlasu“, „Velký ruský vlastenecký A. S. Popov, vynálezce radia“, „Jak se šíří radiové vlny“, „Jak je zkonstruován a jak pracuje krystalový přijímač“, „Úspěchy sovětských radioamatérů“, „Jak je zbudován a jak pracuje oblastní rozhlas uzel“. Zavedení rozhlasu na vesnice“ a pod. Texty těchto lekcí budou vydány ve velkých nákladech, aby je bylo možno jako vzorné pomůcky rozeslat do nejodlehlejších končin Sovětského svazu, zejména pro potřebu venkovských lektorů.

FREMODYN

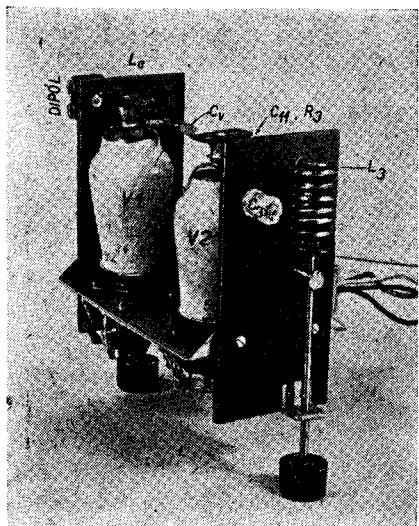

Pohled na přístroj se strany elektronek a oscilátoru. Původně použité jemné ladění destičkou na vstupním obvodu L1-C1 (vzadu) se ukázalo zbytečným.

Abychom usnadnili stavbu zdejším konstruktérům a zároveň vyzkoušeli, jakou asi míru omezení fremodyn snese, stavěl jsme jej s elektronkami nevalně vhodnými pro metrové vlny, totiž s CF 7, zapojenými jako triody. Jsou to dobré elektronky pro tónové kmitočty, ale vynutit z nich slušnou funkci při 100 Mc/s nebylo snadné už proto, že ladící obvod měl poměrně dlouhé spoje mezi mřížkou a kathodou. Ani přijmové zkušenosti nebyly zatím bohaté. Kromě pravidelného příjmu pražského pořadu, vysílaného od 15. března na kmitočtové modulaci, jsme zachytily v okolí 60 až 100 Mc ještě několik stejných zjištěních signálů telefonních, a pro porovnání bylo to málo. Můžeme proto jen prohlásit, že v našem dosti příznivém případě (asi 0,5 km od fm vysílače) byla citlivost fremodyn řádově stejná jako ukv audionu z č. 4/50, ladění však o mnoho snazší (protože od-

„Superhet“ pro fm i am se superreakcí a dvěma elektronkami

Pro příjem na metrových vlnách a i fm vypracoval a popsal L. A. Hazeltine jednoduchý přístroj pod názvem fremodyn.* Přístroj sduřuje některé přednosti superheretu s neobyčejnou citlivostí superreakčního audionu, aniž má jeho největší nevýhodu, rušení sousedních posluchačů superreakčním vyzařováním. Nevýhody superreakce, totiž mřížné skreslení neline-

árnosti charakteristiky a zbytek superreakčního šumu v přednesu, jsou bohatě vyváženy jednoduchostí přístroje, který má jen dvě elektronky. — Nás vzhorek je přizpůsoben použití běžných elektronek a dovoluje nejenom přijmat pražskou kmitočtovou modulaci na 3,35 m, ale i ostatní pásma metrových vln s modulací kmitočtovou i amplitudovou.

padá hlídání zpětné vazby, která kolísá se sifovým napětím), a stabilita i jakost vyládění na bok resonanční křivky o mnoho lepší.

Cinnost zapojení. Fremodyn má trojí samostatný resonanční obvod. Vstupní L_1-C_1 , který ladíme na přijímaný signál, f_1 . Oscilátor L_3-C_3 , kmitající o mezifrekvenci n_1 než, na kmitočtu f_0 . Mezifrekvenční resonanční obvod L_2-C_2 , pevně nastavený na kmitočet $f_m = f_1 - f_0$. — Oscilátor s uzemněnou anodou má samostatnou elektronku V2 a jeho vf napětí jde přes malý kondensátor C_v na mřížku elektronky V1, kam je také zaveden přijímaný signál. Součtovým způsobem směšování vznikne z obou rozdílový kmitočet f_m , který se projeví v anodovém proudu V1 a vytvoří příslušné vf napětí na obvodu L_2-C_2 . Potud je věc jasná, ale funkce zdaleka není úplná.

Mf obvod s indexem 2 je zapojen jako oscilátor s uzemněnou mřížkou a živou kathodou. Mřížka je pro f_m vskutku uzemněna souhrnu kondensátorů C_4 a C_5 , a živá kathoda je zapojena na střed ladící



* Našim čtenářům o něm přinesl zprávu Ing. O. Horna v 10. a 12. č. t. l. roč. 1948, str. 238 a 281.

Schema s hodnotami. — Vpravo náčrt použité úpravy kostry a umístění hlavních součástek.

kapacity C_2 , složené ze dvou stejných hodnot v sérii. Tlumivka L_{kl} má vlastní kmitočet menší než f_m , působí pak také jako kapacita a spojuje jen galvanicky kathodu s dalšími obvody a zemí. Bod A můžeme pro vf pokládat za uzemněný.

Obvod L_2-C_2 tedy osciluje, ale tím jsme se zatím demodulaci nepřiblížili. Teprve když necháme oscilace pravidelně vznikat a zanikat s kmitočtem nadzvukovým, do spějem k obvodu superreakčnímu, který je s tím demodulaci zastat. Ono vznikání a přerušování, či krátce rázování oscilující mezifrekvence vytvoříme obvodem R_1-C_6 , který působí stejně jako mřížkový obvod v superregeneračním audionu. Když elektronku V1 protéká anodový proud, vznikne na R_1 úbytek napěti, jehož záporný pól se přenese velikým kondensátorem C_1 do mřížkového obvodu, srazí mřížkové napětí o tolík, že anodový proud zanikne, a také obvod L_2-C_2 přestane oscilovat. Prve se kondensátor C_6 nabil na hodnotu napěti na R_1 ; když přestal téci anodový proud, vybíjí se C_6 přes R_1 , až předpříti zmizí, elektronka se otevře a začne znova oscilovat, a pochod se opakuje. (Veliký C_1 v sérii s C_6 činnost podstatně nemění.)

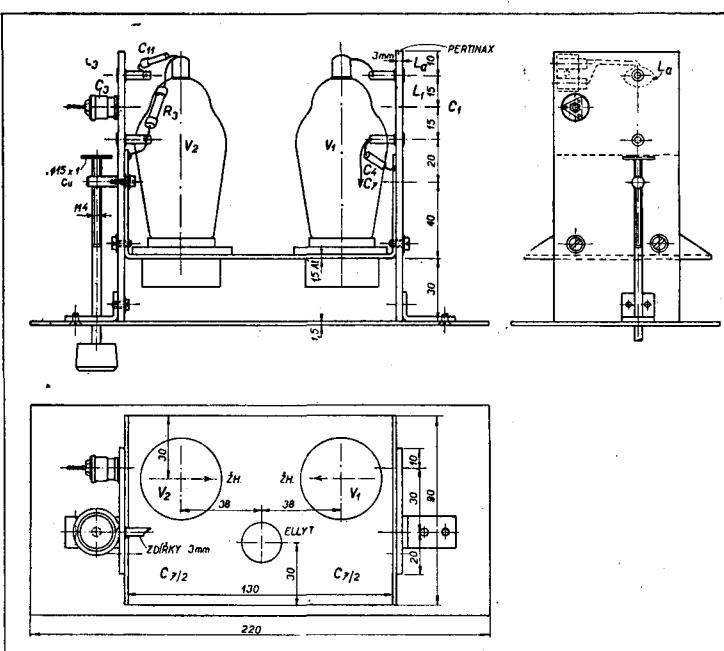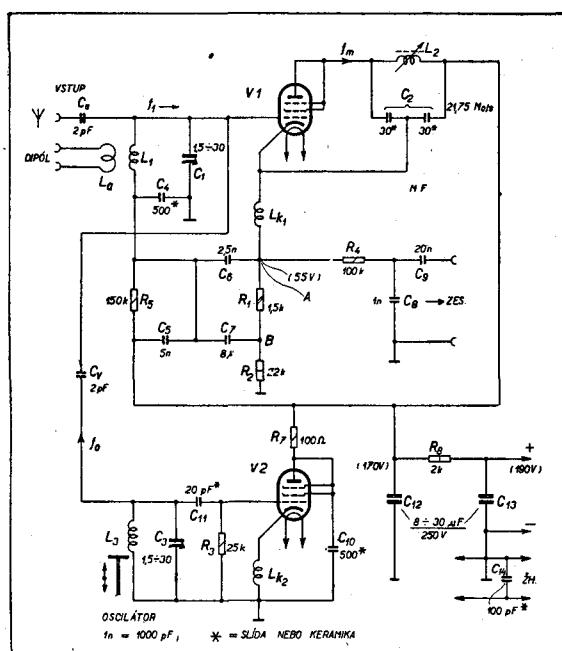Je tu ještě obvod R_5-C_5 . Můžeme si představit, že kdyby obvod chtěl oscilovat delší dobu, tu zmíněným odporem



protéká déle mřížkový proud, a úbytkem na R_6 klesne napětí na mřížce. Tím se zmenší strmost elektronky a obvod vysadí oscilace dříve. V opačném případě, kdyby elektronka byla příliš dlouho uvařena, přispěje obvod R_6 k tomu, že mřížka dostane napětí kladnejší, elektronka získá větší zisk a snazší oscilace. Kondensátor C_6 je tu pravě k tomu, aby stav mřížky vlivem této regulace měl jistou setrvačnost, časová konstanta je $750 \mu s$. Obvod R_6-C_6 je pak samočinným regulátorem nastavení superreakce, kterou v jiných obvodech bud řídme ručně (na př. změnou odporu nebo napětí, na něž je napojen), nebo ponechávám superreakci neřízenou za cenu větších obtíží při obsluze. — Kladné napojení R_6 je zde nutné, aby regulační účinek vůbec vznikl, když totiž obvod L_1-C_1 sám neosciluje, a neměl by tedy možnost dát vznik regulačnímu mřížkovému proudu.


Jak teď konečně dojdeme k demodulaci? Stejně jako u všech superreakčních obvodů. Dojde-li na mřížku VI signál a vznikne-li z něho mf signál na L_2-C_2 , není superreakční rázování oscilací, tohoto obvodu řízeno nahodilými thermálnimi napětími šumu v obvodu, nýbrž tímto signálem: přidá-li se větší hodnota k napětí anody, nastane ráz dříve; má-li naopak modulovaný signál důl, zpozdí se vznik rázu. Počet rázů za časovou jednotku určuje střední hodnotu amodávového proudu elektronkou VI, a té je úměrné napětí na $R_1 + R_2$. Na nich je tedy na jisté stálé hodnotě přiloženo střídavé napětí, úměrné tónové modulaci signálu. Vedeme je odtud přes R_4 , C_8 , které omezí zvednutí výšek u kmitočtové modulace (deemphasis), a přes isolaci C_9 k nf zesilovači (asi takovému, jakého používáme pro gramofon, až na zvednutí basu, které zde nepotrebujeme). Nf signál na kathodě nevyvolá zápornou zpětnou vazbu do mřížky VI, neboť ta je kondensátorem C_7 držena pro tónové kmitočty na potenciálu kathody; to je druhý význam C_7 .

(O superreakci doče se zájemce ve stativu RA č. 1/1948 na str. 10, a může tak doplnit ev. mezery předchozího výkladu, pokud je pocítuje; význam obvodu R_6-C_6 byl vysvětlen v návodu na fm superhet v E č. 5/1950 str. 112; vysvětlení úpravy oscilátoru L_3-C_3 bylo v E 10/1949, str. 224.)

Součásti, o kterých jsme zatím nemluvili. Odpor R_6 tlumí mf obvod tak, aby jeho resonanční křivka měla dostatečně dlouhou boční část pro příjem fm, kdy ladíme na bok resonanční křivky (E 4/1950, str. 87). Má být paralelně k L_2 , $10 \text{ k}\Omega$ nebo více; ve schematu a v našem přístroji nebyl. — R_7 odděluje anodový obvod V_2 od přímého vlivu a vazby na ostatní obvody; C_{10} uzemňuje pro vf její anodu. — C_{11} , R_3 je mřížkový blok oscilátoru V_2 . — L_4 odděluje její kathodu od země pro vf. — C_{12} , C_8 , R_8 je filtr napájecí části; může být zastoupena síťovou částí zesilovače, kterého používáme k přednesu. — Žhavicí obvod je spojen jedním pólem se zemí, druhý je uzemněn přes kondensátor C_{14} .

Konstrukce, kterou jsme zvolili, měla za účel obejmít obvyklé nesmáze při metrových vlnách: dosažením krátkých spojů, vzdálením citlivých obvodů od obsluhujících míst, kde by po případě rušila

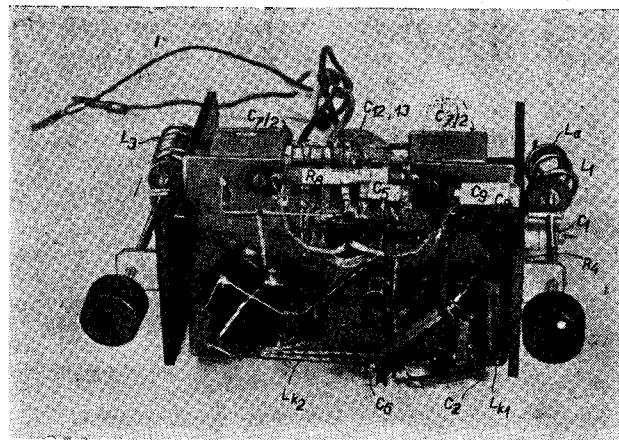Přístroj zespodu, s vyznačením polohou součástek, označení podle schématu.



Dole úprava, rozměry a data cívek fremodynu. Výmenné cívky jsou z holého měděného drátu; pevně vestavěny jsou z drátu smaltovaného.

kapacita ruky. Úprava není přísně závazná pro zkoušeného, který si dovede poradit s případnými nesnázemi následkem změn, které podnikne. Pro elektronky se všemi vývody na patce bude ovšem úprava odlišná. Snímky a výkres udávají podrobnosti. Základní destička z hliníku nebo mosazi $230 \times 90 \times 1,5$ mm má na zahnutých krajích připevněna pertinaxová čela, která nesou ladící obvody L_1-C_1 a L_3-C_3 . Cívky jsou výmenné, na vhodných místech jsou pro ně zanýtovány zdířky 3 mm, do nichž lze zasunout konce samonošných cívek ze silného drátu. Vedle nich jsou příslušné trimry pro hrubé naladění. Jemné ladění oscilátoru zastane kotouček z měděného plechu prům. 15 mm, tl. 1 mm, jehož šroubováním hřídelkem se závitem 4 M k cívce měníme jemně její indukčnost, a tím ladíme skoro stejně snadno jako při středních vlnách. Vstupní obvod L_1 jemné ladění nepotřebuje, třeba je na snímku vidět u obou obvodů; důležité je jenom u oscilátoru.

Zahnuté okraje základní destičky jdou (na rozdíl od snímku) až do blízkosti studených zdířek ladících obvodů; tím efektivně zkrátíme spoje mezi obvodem a zemí, ať jde o spojení přímé nebo přes kondensátor C_4 . V našem přístroji jsme odlišně provedení dost pracně nahrazovali měděnými pásky, které spojovaly studená


místa se zemnicím místem blízko kathodového vývodu patky.

Mf obvod L_2-C_2 je na spodu základní destičky, mezi objímkami elektronek, kde jsou i ostatní součástky, vyznačené na snímcích, takže snad zapotřebí podrobnějšího popisu. — Data cívek a tlumivek pro rozsahy pražské fm stanice jsou rovněž ve výkrese. Protože pracujeme s kmitočty tak vysokými, musíme se snažit o krátké spoje; v obvodech mřížek je vhodné zkrátit delší přívody odpornů nebo kondensátorů, aby nezvětšovaly nežádanou indukčnost, a spoje raději z drátu aspoň 1,5 mm, jehož indukčnost je menší.

Zkoušení není docela běžnou věcí, protože vedle zkušenosí chybí mnohem zájemci i měřidla pro tak vysoké kmitočty. Nejdříve zkontrolujeme napětí podle údajů ve schématu, a hledíme, aby byla asi v témž poměru k napětí zdroje, je-li jiné než udáno. Činnost oscilátoru V2 zjistíme miliampermetrem, zařazeným pod odporník R_8 ve svodu; + na kostře; má ukazovat $50-500 \mu A$. Správnou činnost superreakce prozradí šum ve sluchátkách, připojených na zdířky pro zesilovač. Kmatočet oscilátoru můžeme zkontrolovat záznějovou metodou způsobem, připomenutým v odstavci Přehled použití, 5. E 4/50, str. 88.

Když se pak chceme pokusit o příjem fm stanice Praha, nastavíme oscilátor asi na 68 Mc/s a ladíme jej jemně destičkou, až se pořad ozve. Pak jen doladíme kondensátor C_1 na největší hlasitost (obyčejně je signál slyšet v celém rozsahu jeho nastavení). Správné vyládění má zase dvojí polohu (u fm, ne u amplitudové modulace, pokud ji budeme ladit), a poznáme je podle minima šumu v přednesu a podle neskresleného zvuku (popis ladění viz E 4/50, str. 87).

Kromě uspokojivého příjmu fm vysílače Praha jsme zachytily v okolí 80 Mc/s řadu nezjistitelných telefonních signálů; s jinými cívkami, které si zájemci snadno vyzkoušejí, je možné s úspěchem přijímat i pásmo 56 Mc/s (amatérské), a snad i pásmo 10 m, kde bude po případě nutno posunout mezfrekvenční přeladěním L_2-C_2 , aby nespadla v jedno s oscilátorem. — Ač jsme použili běžných součástek, nejméně vhodných elektronek a zkušenosí v tomto oboru nijak neoplyváme, podařilo se nám poměrně snadno uvést přístroj do chodu, a naši následovníci jistě nebudu mít úkol obtížnější.

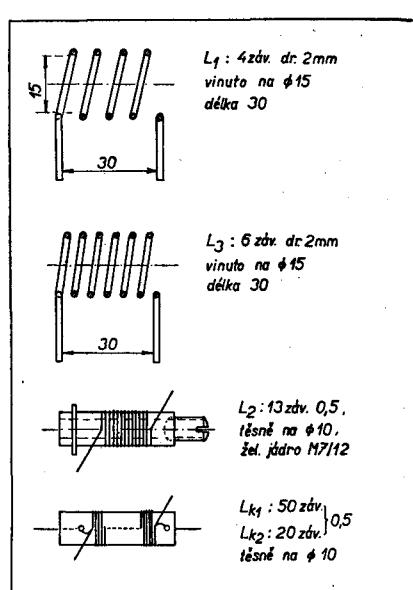

PŘIJIMAČ NA MOTOCYKL

Když radio do auta, proč ne radio na motocykl? Za jízdy je sice poslech na motocyklu skoro nemožný, jednak pro hluk, jednak pro nemožnost zřídit dostatečně účinnou antenu, která by nečinila jízdu nebezpečnou, ale při zastávkách, at na výletech, nebo třeba při čekání před závorami, je poslech vitaným zpestřením. Motocyklista by ovšem mohl vést přijimač v zavazadle, ale je účelnější, nese-li břimě stroj, který se také může postarat o jeho napájení tak, aby ho se obesli bez drahé anody.


Standardní superhet, jakého používáme v autu, se pro motocykl nehodí; předně je nákladnější než kolik snáší peněženka průměrného motocyklisty. Za druhé má značné nároky na napájecí energii, které jakž takž uspokojí patnáctkilová autobaterie, ale lidový motocykl by se pod její vahou příliš prohnul v kříži, a jeho generátorek by ji nestáčil dobít. Proto je náš přijimač prostou jednoobvodovou třílampovkou, která dohání nedostatek v fázovém ziskem nf části, a potřebný výkon koncového stupně při poměrně malé spotřebě dává dvojčinný stupeň s dvojitou triodou. K napájení vestavíme do kostry motocyklu akumulátorovou baterii 6 voltů s kapacitou 7 ampérhodin, pokud tam ovšem už není. Aby byla dobřena, doplníme elektru manetu jednocestným selenovým usměrňovačem asi pro 1 A proudu; vyrobíme jej z jedné nebo několika selenových destiček, jejichž

účinná plocha má být 30 cm^2 . Data pro výpočet najde zájemce v Elektroniku čís. 3/1950, str. 70. — Motorka ČZ 125 má už usměrňovač i v baterii; u jiných vzorů je snadné zjistit, co je zapotřebí.

Přijimač byl vestavěn v prostoru na nádrži u maneta, kam se obvykle ukládá náradí. U jiných motocyklů vynajde si používatele jiné vhodné umístění tak, aby obsluha přístroje, záležející jen v ladění a obsluze zpětné vazby, nebyla ztěžena nepřístupností, a ovšem aby zejména řízení stroje a bezpečnost jezdce nebyly ohroženy.

Schema přístroje udává současně způsob napájení. Generátorek motocyklu dobíjí akumulátor, který napájí jednak žhavicí obvody elektronek, jednak malý a pokud lze úsporný vibracní měnič s výkonem asi 150 voltů, 20 mA. Žhavicí proudu elektronek jsou celkem 0,8 A, výkon vibrátoru asi 2 wattů, t. j. odběr zaku asi 0,4 A při dobré účinnosti; nabité akumulátor vydrží asi 6 hodin. V napájecím obvodu je omezovací odpor, o němž bude ještě zmínka, a spinač Sn, který vypíná nabíjení akumulátoru v noci, kdy výkon generátorky spotřeboji světla. Druhý spinač, Sp, uvádí do chodu a vypíná vlastní přijimač.

Zapojení. Jde o jednoobvodový přijimač s dvoustupňovým nf zesilováním, jehož dvojčinný koncový stupeň pracuje v třídě B. Nepřímo žhavené elektronky jsou buď řady E 11, nebo E 21, nebo kombinace obou řádů. Ledenko bude s obtížemi shánět koncovou EDD11, která se nejlépe pro tento účel hodí; v koncovém stupni můžeme však použít přímo žhavené elektronky se silnějším vláklem, jako má KDD1 nebo podobná. Žhavicí napětí srazíme drátovým odporem (18 ohmu pro KDD1), a střední vývod vstupního trafa spojíme s kostrou, neboť tyto elektronky většinou nepotřebují předpětí, předřadný odpor musí být z téhož důvodu zařazen v kladné věti žhavicího obvodu, záporný pól je na kostře.

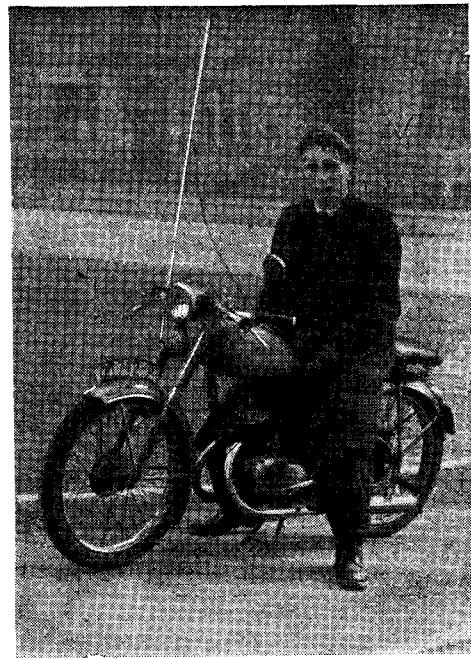


Návod na stavbu prostého přijimače k použití na malém motocyklu; s náhradkovou antenou zachytí i doslu vzdálené vysílače na středních a dlouhých vlnách, při tom je poměrně jednoduchý a laciný.


Sestrojil a popisuje
Bohdan RICHTER

Transformátory zůstanou bez změny. Jinak můžeme použít B 240, DDD 11, DDD 26 nebo americkou „19“. Musíme pak vždy správně stanovit předřadný žhavicí odpor, předpětí i hodnoty výstupního transformátoru. V koncovém stupni je také možné použít jakékoli síťové koncové elektronky s malou žhavicí spotřebou, jako je EL 2, EF 14 atd. Spotřeba přístroje však podstatně stoupne a nevystačíme s malým akumulátorem. U popsaného přístroje je to něco přes 1 A, což je podmíněno také dobrou účinností použitého speciálního vibracního měniče. Akumulátor o kapacitě 7 ampérhodin stačí asi k šesti hodinám provozu. — Na první ani druhý stupeň se přímo žhavené elektronky nehodí; především jsou jejich jemná vláka chouloustivá na nárazy, kromě toho napětí malého akumulátoru mírně pulsuje v rytmu vibrátoru, a to způsobuje při velkém nf zesilení těžce odstranitelné bručení. Pro motocyklové rádio lze také sotva použít hexody, heptody nebo oktody, neboť při značných ofesech za jízdy u těchto elektronek snadno dojde ke zkratu elektrod. Proto jsou v popisovaném přístroji prosté a poměrně stabilní elektronky. — Řada kapacit v anodových obvodech koncového stupně zlepšuje přednes. Čárkovaně zakreslené spojení se spinačem a kondensátorem je prostou tónovou clonou.

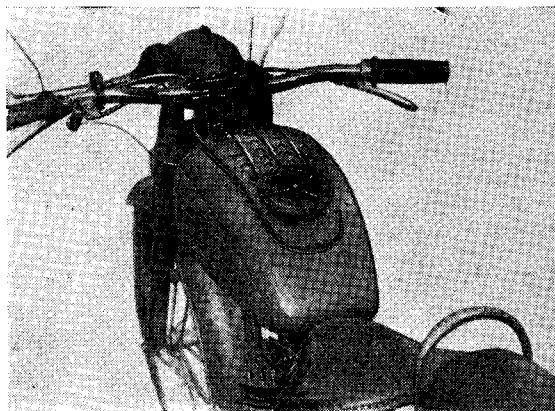Součástky: Ladící kondensátor otocný, s pevným dielektrikem (pertinax, nejlépe však trolitul nebo slida), pokud možno spojený s vlnovým přepinačem. Použil jsem kondensátora z DKE; protože má jen asi 400 pF plné kapacity, musí mít cívka asi o 15 % závitů více




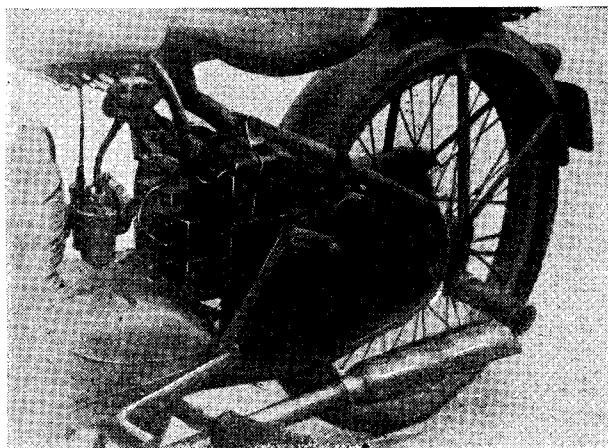Vlastní přijimač je vestavěn i s reproduktorem do prostoru pro nádrži na benzinové nádrži, a je upevněn na plechovém krytu, s nímž se vymáhá při plnění nádrže.



Výbava maneta je doplněna malým motocyklovým akumulátorem, vedle něhož je upevněn napájecí přístroj s vibrátorem.

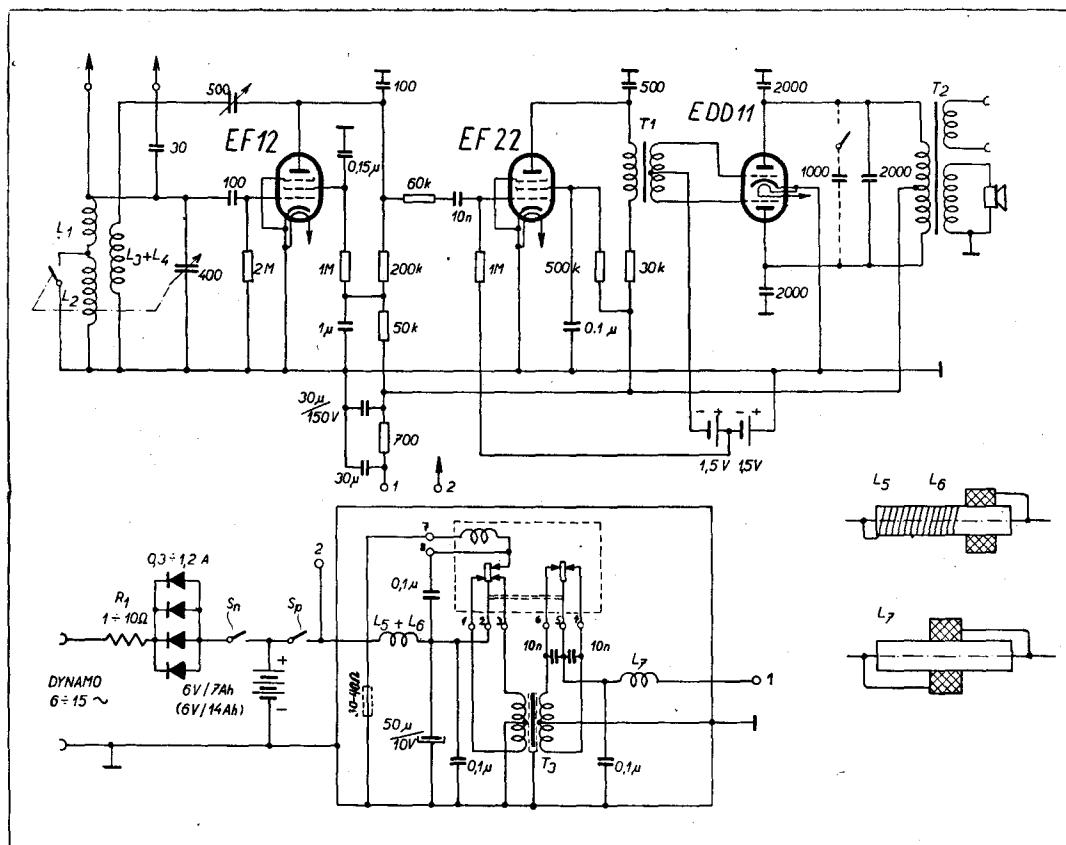Zapojení a hodnoty součástí jednoobvodové tlřilampovky se souměrným koncovým stupněm, který dává dostatečný výkon pro reproduktor s příměřeně úsporným provozem. — Dole zapojení napájecího přístroje a nabíječe.



Nasnímkudole: vzhled desky, která kryje prostor v nádrži, s ladícím a zpětnovažebním knoflíkem, a s otvory pro ústí reproduktoru. Přístroj sám je úsporně sestaven na spodní straně desky.

nežli obvykle (tabulky výprodejních žel. jader viz E str. 105, č. 5/1949). Jinak použijeme otocného kondensátoru o běžné kapacitě 500 pF, a jako přepinače rozsahu dobrého spinače. Cívku si vybereme nebo uděláme také kvalitní, vinutou silnějším drátem a kablikem. Nepoužíváme slabšího smaltovaného drátu nežli Ø 0,15 mm, aby oftesy neutrpěl. Data cívky pro kondensátor DKE: z poškozené oscilátorové cívky Palaba 6396, jsem nožem uvolnil pertinaxovou svorkovníčku, odstranil původní vinutí. Na jedno jádro do jedné komory je navinuta L3, 40 záv. z drátu Ø 0,15. Přes ni do všech komor přijde L1, 110 záv. kablik 20×0,07. Na druhé jádro přijde cívka dlouhovlnná, L4, 80 záv. 0,15 mm, a L2, 340 závitů, rovněž 0,15 mm, smalt. Nevadí, přesáhněli vinutí komory; nejlépe je zajistíme ponovením do roztaženého vosku. Přilepíme pak opět pertinaxovou destičku. Nezasazuje-li zpětná vazba, na středních vlnách, obrátíme připojení L3; pro dlouhé vlny totéž s L4. Abychom dosáhli největšího zesílení při malém počtu elektronek, a nahradili jím, pokud lze, chybějící vf zisk, pracují nf elektronky jako pentody. První stupeň pracuje jako odporový zesilovač, druhý jako transformátorový; značný zisk ku podivu nevadí, a nezpůsobuje přetížení 2. nf stupně. V obvodu primáru transformátoru se mi osvědčil neblokováný odpor 80 kΩ, jehož funkci nedovedu vysvětlit.*


* Vysvětlení snad není obtížné: předpětí ~1,5 V pro druhou elektronku je malé při transformátorové vazbě a napětí 150 V na anodě. Snad by vyhovělo předpětí ~3 až ~4,5 V, po případě týž odpor, ale zablokováný, aby elektronka dostala menší anodové napětí. — Red.

Potřebné transformátory bud' koupíme hotové, nebo si je navineme podle následujících dat. T 1: Vstupní transformátor má jádro 2,5 cm², okénko asi 5 cm², plechy skládáme souhlasně, mezeru utváří tupý sraz v průstřihu, primár má 7000 závitů drátu 0,1 mm smalt., sekundár 2×5000 závitů téhož drátu.

T 2: Výstupní transformátor: jádro o průřezu 4 cm², okénko asi 5 cm². Primár 2×3500 závitů 0,1 mm; sekundár pro 5Ω; 140 závitů 0,6 mm, nebo 2500 závitů

drátu 0,1 pro magnetický reproduktor 2000 Ω. Jako filtr a tvrdý zdroj slouží dva jakostní kondensátory, vhodné jsou výprodejní Bosch 30 μF/160 V v pevných plechových krabičkách, které můžeme namontovat na skříňku akumulátoru. Jsou už vzácné, a jistě je dobré nahradí dvoutí elity 2×32 μF/250 V Tesla. — Pro mřížkové předpětí je nejvhodnějším řešením mřížková baterie, složená ze dvou článků 1,5 V, které uvnitř spájením propojíme (dobře zahřát) a střed vystavíme; odpadne tím rozměrný kathodový kondensátor a odpor u druhé elektronky. Pro EDD11 při anodovém napětí 150 V stačí mřížkové předpětí asi 3 V. Větší anodové napětí volíme jen tehdy, máme-li výkonnější akumulátor. Mřížková baterie vydrží velmi dlouho, neboť z ní neodebíráme proud.

Vibrátorový měnič volíme pro anodové napětí asi 150 V. Koupil jsem jej z výprodeje, lze jej sestavit z částí koupených, nebo konečně jej zhotovíme podle některého dřívějšího návodu našeho časopisu. (RA č. 3/1947, str. 74; č. 4/47, str. 88; č. 2/1946, str. 44.) — Použitý měnič měl transformátor T 3 — 2×45 závitů, 0,6 mm, měděná folie, 2×1200 závitů 0,1 mm, jádro o průřezu 3,5 cm²; okénko aspoň 2,5 cm². — Vlastní vibrátor pokud možno šestivoltový, aby ztráty byly malé. Jinak použijeme WGI 2,4 a, a předadněho odporu, 30–40 Ω/1 W, čárkované zakresleného. Odrušovací tlumivka L7: Na trubku nebo vadný odpor o průměru asi 6 mm navineme křížově asi 300 závitů drátu 0,15 hedvábí nebo smalt a hedvábí a ponořme do horkého vosku. L5 a L6: 10 závitů drátu 0,6 mm na trubce asi 8 mm (ze starého kondensátoru) s me-

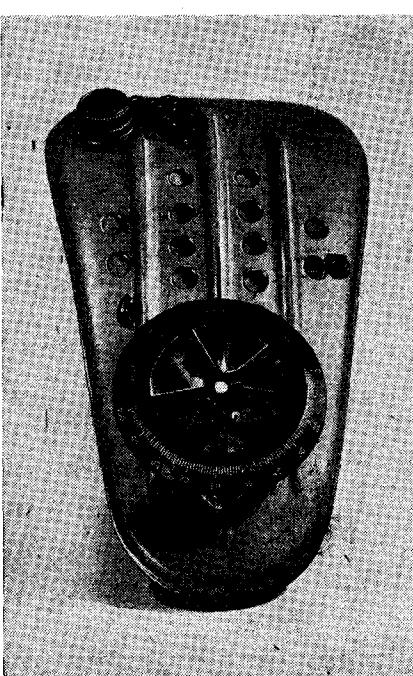

zeraři o sile drátu, za nimi ve vzdálenosti 5 mm křížově navinutou cívku se 40 závity z téhož drátu.

K úpravám pro různé motocykly: Generátory motocyklů dají různá napětí, vesměs značně závislá na zatížení. Na př. manet dává naprázdno téměř 14 V. Proto použijeme odporu R_1 k omezení napětí; pro selenový usměrňovač s dovoleným proudem 1 A volíme R_1 asi 5 ohmů, pro usměrňovač 0,5 A zvolíme 10 ohmů, atd.

Pro motor ČZ 125 volíme odpory pro první případ 2 ohmy, pro druhý 5 ohmů. Podobně to provedeme u jiného motocyklu zdejší výroby, kde treba je selen již vestavěn. Selenové usměrňovače jsou dodávány v Graetzově zapojení, nemusíme je rozebrat, jen patřičným přepojením dosáhneme jedinocestného zapojení. Přístroj uvádíme v chod důkladným jednopólovým spínačem S_n . Volíme raději větší, dobře uzavřený vzor. Abychom se zajistili proti vybití akumulátoru nepovolenými osobami, umístíme jej pokud možno skrytě, blízko akumulátoru.

Antena na motocyklu je ovšem dost obtížný problém. Připevníl jsem na řídítka pružnou tyčovou antenu délky asi 1 m, izolovanou od kostry pertinaxovými podložkami, a s ní, i za velmi nepříznivých podmínek, je možné vyladit dobré slyšitelný poslech nejbližší čs. stanic. Zkoušel jsem to před svědky z redakce t. l. na dvoře železobetonové stavby v Praze, pak na pražských ulicích, a konečně na svých cestách s motocyklem po českém severovýchodě, včetně Krkonoš. Speciální příjemové podmínky, při nichž přístroj vylobil i řadu silnějších vysílačů zahraničních, byly kombinovány i s ostrými zkouškami provozní bezpečnosti. Kde je to možné, zlepšíme si příjem krátkou antenou z drátu, zavěšenou na blízký strom. Dosah i výkon přístroje tím značně stoupnou. Výkonnější antenu připojujeme přes kondensátor 30 pF.

Nakonec ještě připomínku, že návod je určen vypadajícím pracovníkům, kteří nebudou postrádat spojovací plánek a podobné výkresy. Zámyslně jsem je neuvěl, jednak protože sotva budou konstruktéři motocyklového radia postupovat přesně stejně (není to ani zapotřebí), jednoduché zapojení snese značné úchylky, ať už si je vynutí rozdílnost součástek nebo zámerů při stavbě). Jednak by podrobnejší údaje snadno přilákaly ke stavbě třeba zkušené jezdce na motocyklu, ale méně vyspělé ve sportu radiotechnickém. Ti učini dobré, když svou touhu po přijimači naplní s přispěním zkušenějšího kolegy, jemuž oplátkou zase umožní vniknout do tajů svého vozidla.

Je důležitá důkladná mechanická stavba, t. j. pérové podložky, zabezpečení šroubů lakem a především důkladné spájení, čímž se vyvarujeme nepříjemného hledání poruchy během cesty. Jemné vývody zajistíme přilepením k pertinaxovým nosným destičkám cívek a p., aby se otresy nepfelomily. Kdo to nezkusil, doví se až z praxe, oč větší požadavky na trvanlivost má použití ve vozidle s nevalným pérovaním.

Používatele takového přístroje musí mít s sebou koncesní listinu. Rodinná koncese, na niž současně pracuje ještě jiný přístroj v bytě motoristově, v tomto případě nestačí.

Jednoduchý soustruh

Základem strojku je střed (nába) před ního kola bicyklu, který má stavitelná, dosti pevná a dobře zakrytá kužičková ložiska. Při koupě této součástky si dobrě prohlédněte hřídelik a hlavně závit. Hřídel musí být rovný s dobré vyfrezaný závitem, který při otáčení „nehzázi“ a s těsnými konusy a matkami. Střed je uložen ve dvou podpěrách, 6. a 9., které zhotovíme z 3 mm železného plechu. Ocelovou jehlou narýsueme obrys, půlkruhové výřezy pro střed vyznačíme důlškem a pak podpěru výřežeme ostrom pilkou na železo. Výřezy nařízmeme s obou stran až k půlkruhu, který odstraníme odvrácením: 2 mm od naznačení vrtáme těsně vedle sebe otvory 3 milimetry, potom zbytek pozorně vymožíme. Vyříznuté části stáhneme společně do svrátka a vypilujeme žádaný tvar, čímž dosáhneme shodnosti obou podpěr. Podle výkresu vyvrtáme otvory průměru 5 mm a přistoupíme k ohýbání. Na vnitřní hraně ohýbu plech až do třetiny tloušťky nařízmeme pilkou, pak ohýjeme v kamenné do světlečerveného žáru a ve svrátku hbitě ohýbáme ráznými údery těžším kladivem, aby poměrně slabý plech příliš brzy nevychladl. Na část 9. dejme přivářit 10 mm kousek silnostěnné trubky, kterou podle výkresu rozřízmeme a její vnitřní průměr přizpůsobíme ve svrátku s použitím kousku kutiliny žádané světlosti. Svařování svěříme nejbližšímu odbornému závodu.


Pak nasuneme střed (nábu) 10. do výrezu v 6. a 9. a podle jeho otvoru na-

vtáme do podpěr asi po 90° na každé straně tři otvory průměru 3,1 mm pro upevňovací šrouby M3×10 (21). Na přední stranu vzniklého vřetenku je dvěma šrouby do dřeva připevněna tvrdá dřevěná deska 7, s vypinačem 8. pro motorek. Hřídelik, tvořící vřeteno, je na jedné straně opatřen ostrým hrotem s vrcholovým úhlem asi 90°; na tutéž stranu na konec závitu pevně utáhneme jeden konus. Po nasunutí vaselinou potřených ložisek našroubujeme s opačné strany druhý konus, který zajistíme utážením části 4. a ohnutím pojistovacích podložek 5. v seřízené poloze, t. j. hřídelik se musí volně, ale bez výše otáčet. Část 4. je svařena z koupené matky na závit hřídele a čtvercové desky, silné 3 mm. Remeníku 3. jejjí vhodné rozložení jsou na výkresu, sklizíme ze zhruba vyfrezaných kotoučů z tvrdého dřeva. Jejjí obrobení můžeme provést po připevnění k části 4. až na hotovém soustružku, při obrácení připevněném středu, použijeme-li nějakého provizorného náhonu.

Důležitou částí je lož soustruhu 19., tvořené hlazenou železnou kulatinou průměru 18 mm (kus hřídelové oceli). Na jednom konci je přivařen podstaveček 19., ohnutý z plechu 3 mm, podobně jako části 6. a 9. Na zadní straně tyče je na několika místech přivařeno ocelové vodicí pravítka, které vede objímky kóniku a a suportu. Hotová část 19. bude potom těsně nasunuta do trubky na 9. Šroubek 15., M4×10, zapadá do otvoru v tyči a zajišťuje ji.

Po loži lze posouvat suport 17. a kónik 18. Pro ně si zhotovíme z železného pásku, širokého 20 mm a silného 3 mm, svírací objímky, které s povolenými šrouby

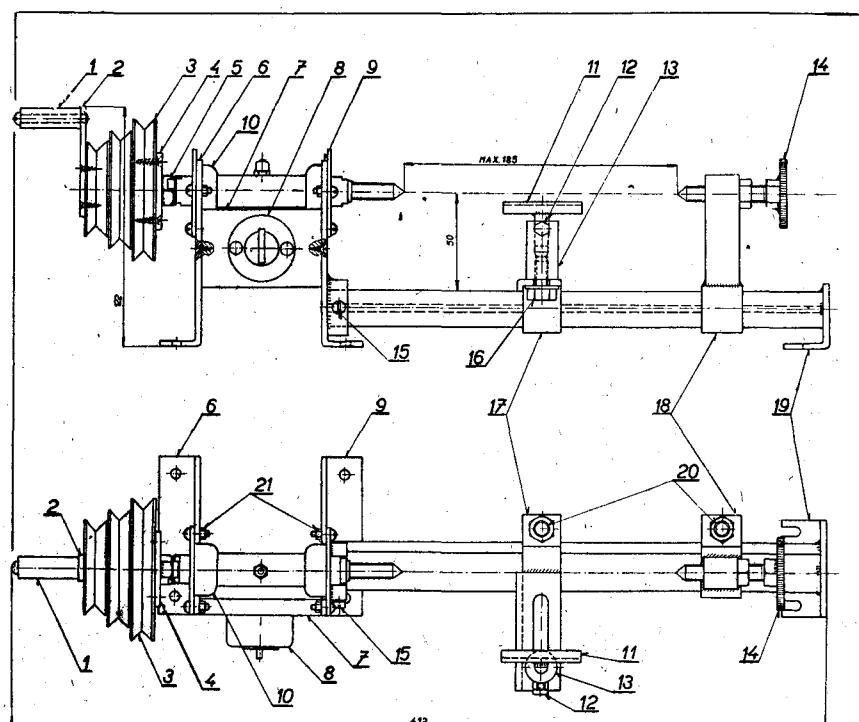
Sestavení soustruhu při pohledu s boku a shora. Čísla u součástek se vztahují k odvolání v textu.



a navíječka

IngC Jaroslav SNÍŽEK

Radiotechnikové amatérů často potřebují drobné speciální mechanické součásti, které nelze koupit hotové a jejichž opatřování mimo vlastní dílnu je zdlouhavé a drahé. Proto snad uvítají návod na jednoduchý soustružek, na němž většinu potřebných prací dokáží sami a jehož materiál i stavba jsou zcela v dosahu možností radiotechnikových. Výkon i přesnost popisovaného strojku jsou sice omezeny přiměřeně k malým nárokům na jeho výrobu, ale i tak strojek vyplní svůj úkol a může být zárodkiem pro soustruh dokonalejší. — Soustruh se hodí pro ruční soustružení kovů i měkkých hmot, ale i k vrtání, broušení a leštění, a k navíjení transformátorů.

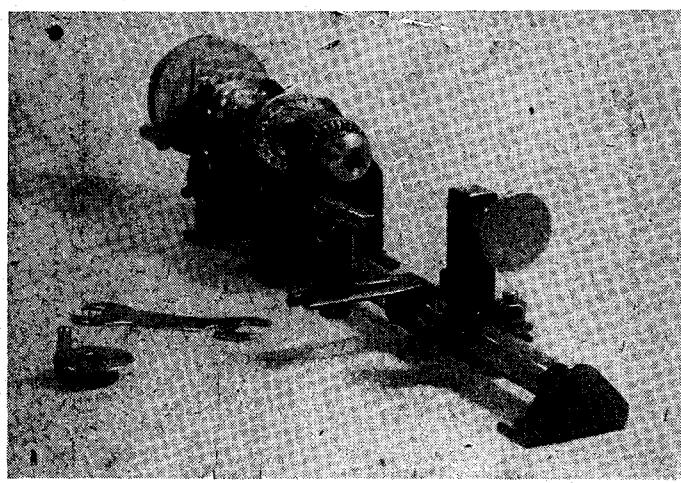

M8×25 (šestihraná hlava) 20., se musí dát po loži lehce posouvat, ale po utažení musí svírat jak pravítka, tak vodicí kulatinu. Toho dosáhneme přesným vyměřením, pečlivým ohnutím a po případě jemným dopilováním nebo vypodložením plochy k sevření pravítka. Sevření fa tyči dá potřebnou tuhost; pravítka umožní dosáhnout přesnou polohu. — Na jednu vyzkoušenou svorku dáme přivářit čtyřhran koníku, který má ve správné výši závit pro šroub M8×45 (14.). Na hlavě tohoto šroubu, nejlépe z oceli, je nasazen kotouček, po obvodu vroubkova-


ný, 3 mm silný, a na volném konci, který zakáslíme nebo pocelíme krevní solí, je vybroušen hrot. Při navárování a vrtání dbejme přesného postavení čtyřhranu, aby se neporušila souosost koníku a vretenku.


Druhá objímka bude hlavní částí souportu (17.). Dáme na ni přivářit destičku 3 mm silnou, na jednom okraji využitou ohybem. Podélný řez v destičce umožňuje posuv zelezného válečku 13,

který má na jednom konci závit pro stávci šroub 16., M8×15, a na druhém čistý otvor průměru 8 mm pro spolehadlo 11., 11'. Tato část podpírá ručně vedený nůž při obrábění, a je vyrobena ohnutím 3 mm pásku, do jehož středu je přivářena kulatina průměru 8×25 mm. K utažení spolehadla ve zvolené poloze je šroubek M4×10 (12.) s šestihranou hlavou. Drážku bychom šroubovákem brzy k nepotřebě omačkali.

Tím máme nejdůležitější části, a přistoupíme k výrobě pomocných dílců. K upnutí krátkých hrídelek, šroubů,

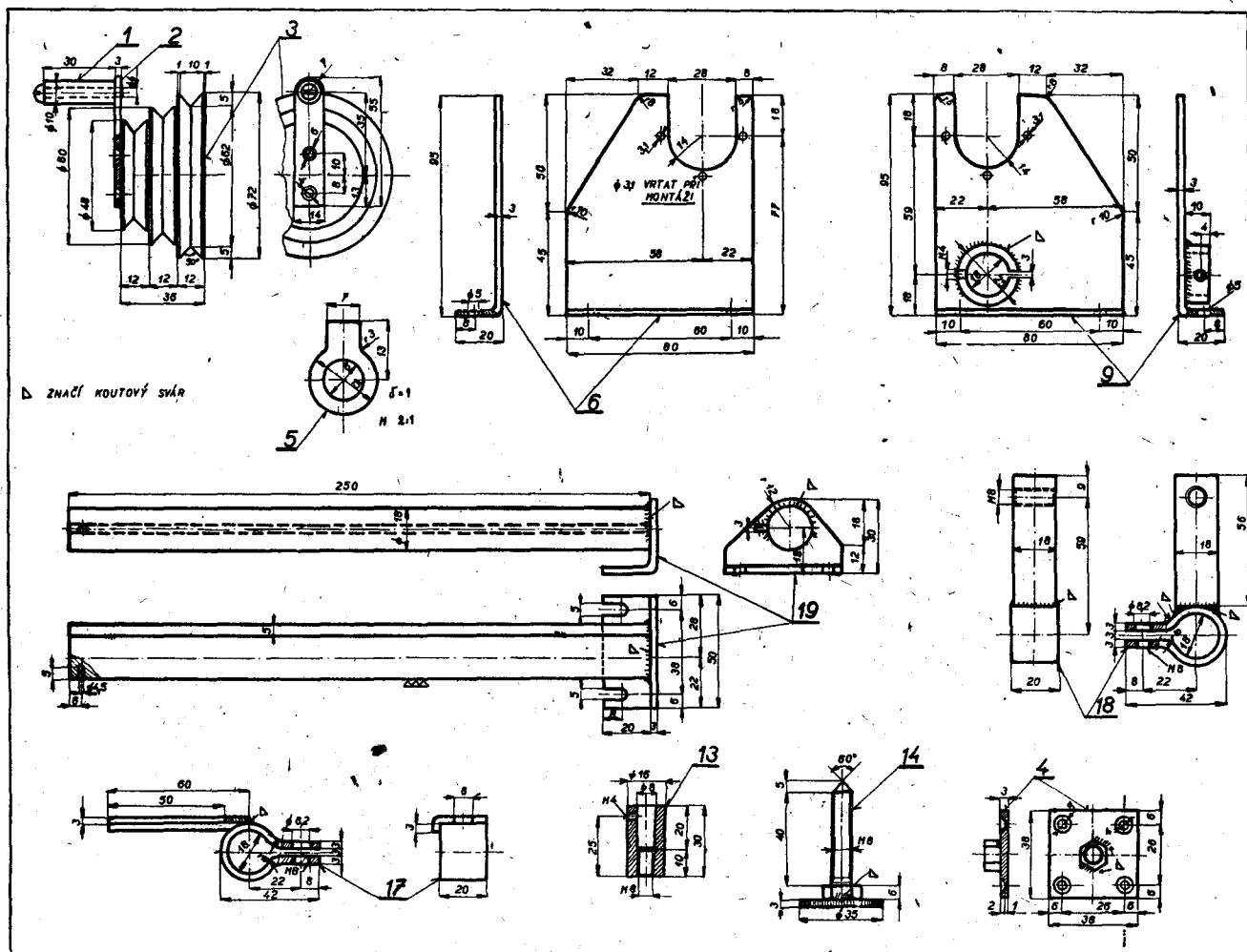Tvar a rozměry důležitých součástek soustruhu, označení podle sestavení.



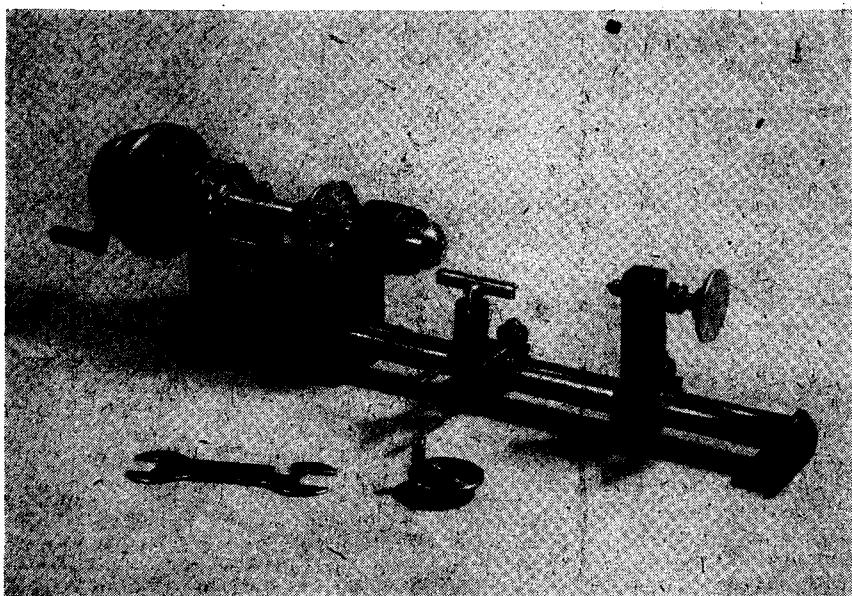


Klika na stupňové řemeničce usnadní použití soustruhu jako navijecí s ručním vedením, při vinutí ze silného drátu: — Spinač na desce spouště motorek, kterým soustruh poháníme.

Skličidlo, šroub pro upevnování soustružených dřevěných desek, unášecí deska a srdce, spolehadlo pro ruční soustružení.

vrtáků a p. použijeme jakostního, tričelistového skličidla do 6 mm s utahovacím klíčem pro vrtáčky. Na koupenou matku, která lícuje na závit vrtetele-náby, dáme navářit asi 30 mm kulatinu průměru 18 milimetrů; potřebné obrobení i nasazení skličidla svéřeme soustružníkovi, který část IV. opracuje přímo na vreteni; tím máme zaručen přesný chod upinadla. Unášecí deska II. je zhotovena podobně jako část 4. z koupené matky a navářeného kotoučku z plechu 3 mm. Je opatřena unášecím kolíkem, který snadno zhotovíme na hotovém soustružku. Část III. je unášecí srdceko do 10 mm, jehož tvar, po případě ještě zjednodušený, vyřízhejme luppenkovou pilkou na kov z 3 mm plechu. Jinak jé všechno dobře vidět na výkresu. Srdceček si uděláme několik.

Části soustružku očistíme a natřeme barvou. Části nenatřené (lože, části suportu, spolehadlo a jiné) vyleštěme jemným smrkovým papírem a mírně potřeme olejem. Sestavený soustružek upevníme na vhodně velikou, olejem napuštěnou dřevěnou desku (na př. 500×150×10 až 20 mm), a to vreteník čtyřmi šrouby M5 s matkami, konec lože dvěma šrouby opět M5, ale s matkami křídlovými.

K pohonu soustruhu použijeme elektromotorku s výkonem 60 až 100 W nebo více. Sám používám motorku pro říci stroj. Je u něho nožní reostat, umožňující řízení otáček, a je zvláště vhodný tehdy, bude-li soustružku použito jako navijecí. Můžeme též použít jednofázového motorku asynchronního (1400 nebo 2800 otáček), který udržuje stálé otáčky i při zatížení. Převod mezi motorkem a vretenem volně takový, aby počet otáček vretena za minutu nepřesahoval 3000. Podle toho musíme upravit dřevěnou třístupňovou řemeničku na hřídele motoru, kterou zhotovíme z tvrdého dřeva již na svém strojku. Abychom vystačili

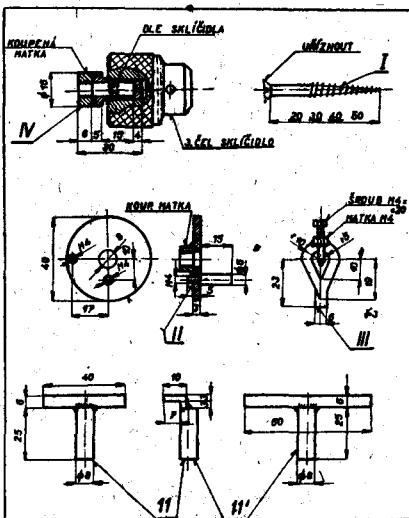

s jednou délkou řemene, musí být součet příslušných průměrů obou řemeniček (na motorku a vreteni) stejný na všech třech stupních. Na př. motorka má 4000 otáček za minutu při převodu na první řemeničku (zleva) průměru 48 mm má mít soustruh 3000 otáček, bude tedy průměr řemeničky motorku $48 \times 3000 : 4000 = 36$ mm. Součet je $48 + 36 = 84$. Další průměry řemeničky budou na hřídele motorku: $84 - 60 = 24$ (t. j. 1800 otáček vretena); $84 - 72 = 12$ (t. j. 650 otáček). Na soustruhu budou průměry 60 a 72 mm. Řemínek volime kulatý, průměru asi 5 mm, nejlépe pryžový nebo kožený.

PŘEHLED POUŽITÍ.

1. Soustruh na dřevo i na kov. Obrábět můžeme předměty, upnuté mezi hroty za použití unášecí desky a srdceka: krátké tyče do průměru 6 mm upínáme přímo do skličidla. Dřevěné desky našroubujeme na šroub I, upevněný do skličidla. Delší dřevěné věci vysazujeme mezi hrot koníku a trojzub, upevněný ve skličidle. Kladíky, bubinky, řemeničky a p. obrábíme na železných trnech, upnutých mezi hroty. Vrtáčka do 6 mm. Na vreteno nassádime skličidlo s příslušným vrtáčkem. Pred-

mět, který držíme v levé ruce (přímo nebo v kleštích), opřeme o hrot koníku a pravou rukou otáčením vroubkovaného kolečka koníku posouváme do řezu. U průchozích otvorů mezi hrot a předmět vložit dřevěnou podložku.

3. Bruska, leštítka. Povolením šroubu 15. a křídlových matek uvolníme lože a odejmeme je. Mezi dvě matky a vhodné podložky sevřeme brusný nebo leštící kotouč a pracujeme při nejvyšších otáčkách.

4. Navijecíka s ručním vedením drátu. Strojek opatříme počítadlem obrátek (ze starého plynometru, elektrometu a p.) a navijíme na dřevěných trnech, zhotovených podle rozměrů dutiny kostry cívky. Trny upínáme do části I a skličidla, delší ještě podepřeme koníkem. Pro ruční navijení silnějšího drátu upevníme na konci řemeničky kličku 1. s dřevěnou otáčivou rukojetí 2.

Plné využití možnosti vyžaduje zkusenost, které získáme delším používáním. Strojek nebude mít přetěžovat obráběním příliš velkých a těžkých kusů; byl určen pro jemnou mechanickou práci. Co se týče techniky soustružení, najdou zájemci zhuštěné poučení v článcích F. Dostála. Jak pracovat na soustruhu, lň. číslo 8 a 9 str. 178 a 202, a v řadě strojnicích příruček (z nichž uvedme aspoň znamenitou knížku B. Dobrovolského, Soustružení kovů, vyd. Práce), i když mnohé především postupy jsou pro naš strojek příliš náročné. Soustruh můžeme vmontovat do skřínky s odnímatelným víkem, na jehož vnitřní straně upevníme upinadla, srdcečka, nože a jiné potřebné věci. Motorek připevníme na základní desku v potřebné vzdálosti od vretenku. Konečná úprava záleží na možnostech a důvtipu každého jednotlivce. — Navržený soustruh je prostíký; zato je každému dostupný, a bude-li pečlivě vyrobén, splní jistě svůj úkol.

První lupenkářský strojek

Vyřezávací strojek k usnadnění práce, o jehož popisu v našem listě se vždy čtenáři živě zajímali (RA 10/1941, str. 198; E 2/1950, str. 44), má dřívějšího předchůdce. Jeho konstrukčním nebyl nikdo jiný než Ladislav Stroupežnický, český spisovatel a později dramaturg Národního divadla. Pocházel z Cerhonic na Pisecku, kde se narodil r. 1850. Asi r. 1862 zabýval se také řezbářstvím a vyřezával luppenkovou ornamenty a předměty, které si sám kreslil. Protože mu byla ruční práce příliš zdložitá, sestříjal s pomocí místního truhláře a zámečníka přístroj, který uváděl v chod šlapáním, a jím pak vyřezával. Nebyl to jediný vynález Stroupežnického; předešel také o řadu deseti let dnešní konstrukčtí „vozítka“ stavbou trojkolk a pokoušel se, jako tolik jiných, o perpetuum mobile. (Podle životopisu od Vladimíra Müllerova, který vyšel jako 150. svazek sbírky Kdo je, Orbis 1949.)

Střínní transformátory

Při vlivu rozptylových magnetických a elektrických polí je skutečně tvrdý orisek, klasický v případě, je-li nutno transformátor zařadit do stupně, který pracuje s velmi malým signálem. Fa Triad Transformer vyrábí transformátory se šestinásobným střínním, které zasabuje vliv vlněních polí o 70 dB. Tří kryty jsou z transformátorového plechu, tří z mědi. Plechy jsou silné 1,5 mm a kryty jsou svařeny, takže tvoří hermetický obal. (Electronics, leděn 50, str. 215.)

Housle se snímačem zvuku

Protože obvyklé housle mají struny nekovové, s výjimkou ocelové nejvyšší struny E, je u nich znemožněno použití magnetického snímače, jak jsem jej popsal v let. 2. č. t. I. Je však možné opatřit si pro housle kovové struny s ocelovou duší, třeba jich houslisté nepoužívají často; zato usnadní úkol, který máme na mysli, a s omezením pro laika sotva poznatelným je možno získat jednou ránou:

housle s možností přenosu přes zesilovač, s jednoduchým snímačem, jako u kytary.

Které se kromě toho znamenitě hodí pro cvičné účely, neboť samy, bez použití zesilovače, hrají zcela slabě,

a přítom mohou být zase vyrobeny z trosek nějakých obyčejných levných houslí, anž je zapotřebí nákladné rezonanční skřínky nástroje.

Povím vám, jak jsem postupoval. Koupil jsem u vetešníka staré, nepoškozené housle, které mne stály celých 20 Kčs. Použil jsem z nich hlavy s hmatníkem, a ještě jsem musel za nové kolíky vydat 48 Kčs; ze starých mi zbyl struník a kobylnka. Opatřil jsem si dále soupravu kovových strun houslových s ocelovou duší, ovinutou hliníkovým drátkem. Poškozené tělo houslí jsem nahradil deskou z měkkého dřeva, stejně délkou jako původní, aby se nezměnila menštria houslí, ale vytřízl jsem ji úzkou, jak ukazují snímky, a je také podstatně tenčí než původní housle. Jediné zušlechťení tvoří potah mramorovaným celuloidem na horní straně, které zastane i předhydování nebo vyleštění; mistří houslaři starých i dnešních časů by sice z mého výtvoru jistě dostali kruté žaludeční indispozice, ale mému zámrávu, jak se ukázalo, nová forma vyhověla.

Snímky a výkres ukazují duši elektrických houslí. Je to snímač z magnetu, získaného ze staré magnetické přenosky, na nějž jsou připevněny dva nástavky z měkkého železa s horním okrajem přizpůsobeným přesně obrysů zadní hrany hmatníku. Pod tím je zúžení pro dvě drobné cívky z telefonních sluchátek, zase spojené za sebe. Správný způsob vyzkouším. Prohlédnete-li si housle, shledáte, že struny u dolního konce hmatníku jsou už dosti vysoko. To mne svědlo, že zájmu o získání co možná značného napětí, že jsem původně nechal nástavky přečinovat asi 2 mm nad plochu hmatníku. Když jsem však při zkoušení virtuos sklouzl do šesté a sedmé polohy, dolehly mi struny na nástavky, a bylo po přenosu. Proto musí být horní plocha nástavků zároveň s hmatníkem.

Není zapotřebí se bát, že by při větší vzdálenosti strun od nástavek bylo indukováno napětí malé. Věc je taková, že

v nízkých polohách, kdy jsou struny poměrně dlouhé, kmitají s větší amplitudou a jejich pohyb proti nástavcům je značný, i když větší vzdálenost. Když naopak začnete prohánět výsky, tu jsou struny zkráceny a kmitají méně, jsou však zase blíže nástavků a proto jejich tělocvik na magnetické pole více působí, a krátce záznam výšek i houbek je až stejný. Vyzkoušel jsem elektrické housle opět na mikrofonovém vstupu svého oblíbeného zesilovače z č. 10/1948 t. I. a to s nožním regulátorem hlasitosti, a vkušu mým i mých přátel výkon vyhovoval.


Cívky vyuvedeme bezpečným střípným spojem na levý bok houslí ke dvěma zdírkám, do nichž připojujeme střípný kabel k zesilovači; ev. přes regulátor, nebo lépe zařadíme rohovou ovládaný regulátor mezi 1. a 2. stupeň zesilovače, kde jsou už napěti větší, abychom nemuseli příliš důkladně stínit bručení. Vývodní kabel si hodi houslistu přes levé rameno, takže mu v nejménším neztruje hru.

Když hrajeme na housle bez zesilovače, vyznacují se jemným čistým tónem samotných strun, který neruší, ani když cvičíme v létě při otevřeném okně nebo v místnosti, odděleném od souseda jen zdí docela tenkou. Když ční totéž adept houslové hry s běžným nástrojem, vyskýtne se v obou případech nezvani kritikové, kteří mu jeho učení okoření leckdy příliš stíně. S tímto nástrojem nebezpečí nehrozí.

Musím také uvést, co mi jako marně zasvěcenému napadalo při koncepci nástroje. Zvuk běžných houslí v podstatě vytvářejí struny, ale dotváří jej spolužně tělo houslí, které je, jak každý ví, složitým rezonančním útvarem. Proto housle, opatřené snímačem piezoelektrickým, dávají do zesilovače a reproduktoru zvuk celkový,* zatím co zjednodušený nástroj, bez spolužně skříně a poddajnosti kobyly, může vlastně znít jen tak, jako znějí struny. To je nepochybná skutečnost, ale neméně jasné je, že v zesilovači vytváráme z původního jemného zvuku zase docela barevný zvukový obraz tohoto sličného nástroje. Ujišťuji vás, že jsem se o tom přesvědčoval poslechem bez autorského zaujetí pro své dílo, i když ochotně přiznávám, že v tom směru nejsem zdaleka poslední instancí. A kdo tedy chce, ať si hraje; pokud svým pokusům neobětuje nástroj příliš dobrý, má značnou naději, že výsledek jeho pokusů bude kladný.

Josef Šimr, Děčín.

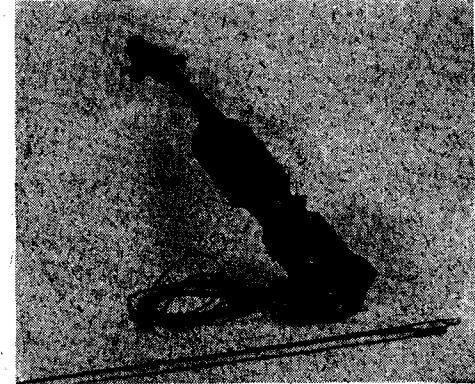* Ovšem, po pravdě řečeno, navíc také různé zvuky rušivé: posuv ruky po hmatníku, dotyk prstu na strunu, nejisté přiložení nebo modifikaci tónu, dotykem nehtu a jiné nežádoucí zvuky; ty nectnosti naopak magnetický snímač má v zanedbatelné míře.



Drobnosti z dílny



Jak zakalit železné nástroje


V domácí dílně se časem nahromadí různé levné nástroje, kterých pro měkkost nemůžeme plně využít. Jsou to převážně štípací kleště, sekáče, jehly a j. z měkkého železa nebo nevalné oceli. Takové nástroje, ale i jiné železné součásti, které mají být tvrdé, můžeme doma pocelit, a poté zakalit. K tomu účelu potřebujeme žlutou krevní soli, kterou rozlučeme na prášek, a plynový hořák, primus nebo obyčejná kuchyňská kamna. Nástroj, který chceme pocelit, ohřejeme v ohni do temné červené žáru a ponorime do prášku krevní soli, kterou máme připravenou v plechové krabičce, nebo důkladně posypeme všechny strany nástroje a postup po případě opakujeme. Tím se vrchní vrstva rozhávené části nasystila uhlíkem z krevní soli a stala se schopnou zakalení. Poocelenou část znova zahřejeme do jasně červené barvy, a ponorime ji do nádoby s vodou. Popouření zpravidla nebývá nutné. Takto zpracovaný nástroj má na povrchu jen tenkou, uhlíkem bohatou vrstvu, která může být zakalená. Uvnitř je měkký, a když časem při ostření tvrdou vrstvu sbrusíme, musíme proces opakovat. Měkký, houzevnatý vnitrek je mnohdy výhodný.

Opracování hliníku

Při vrtání a řezání závitu do čistého hliníku, který je měkký, se nástroje snadno upou a buď udělají větší otvor, nebo závit potrhají. Lze si pomocí tak, že použijeme mazadlo z této směsi: 70 % benzínu, 15 % včelího vosku a 15 % terpentínu. Dobře rozeštěpenou tekutinou, nanesenou na nástroje, zabráníme zlepení a závit v dírky jsou čisté. Mazadlo je možné použít i na pilníky aby se při práci neupávaly. — Nemáme-li mazadlo a drobná práce nedovoluje, abychom se zdržovali jeho přípravou, zarypněme vrták nebo závitník do jádrového mydla, aby ho na sebe trochu nabral a svařujme jej vodou.

F. V.

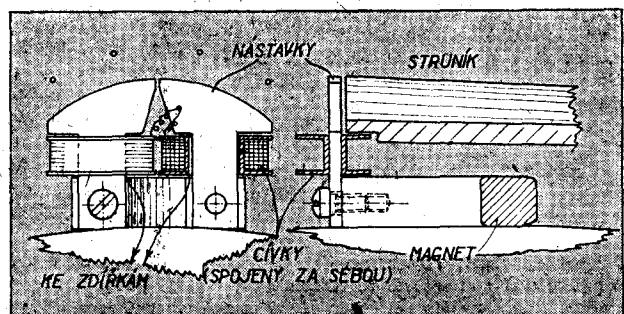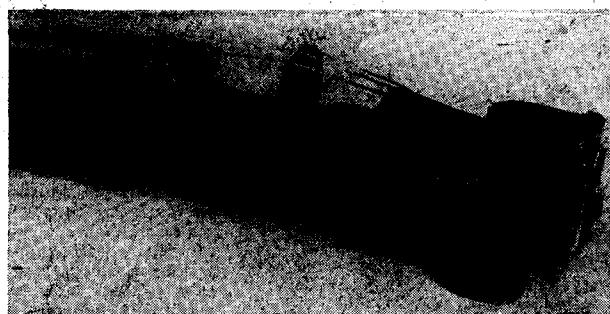

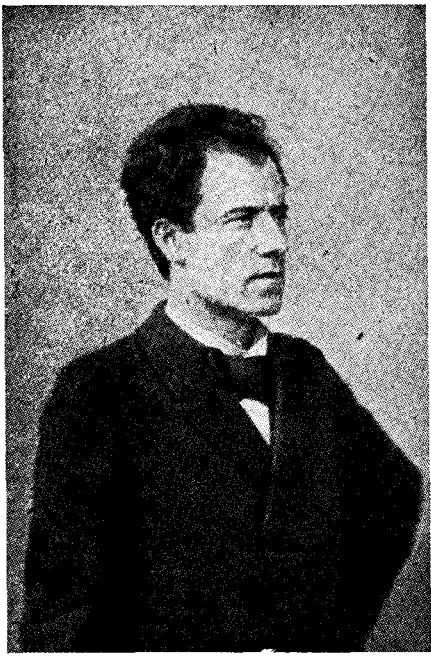

* 7. 6. 1860, † 18. 5. 1911.

Gustav Mahler zemřel poměrně mladý. Tento člověk výbušně prudké a při tom soustavně rozvíjené tvorivosti zaplatil svou daň za úžasnou energičnost svého života, kterou tak vynikal; jeho tolík namáhané srdce nakonec nevydrželo náhodný nápor tyfózního onemocnění.

Rodák z Českomoravské vysokoškoly, z malé vísny Kaliště u Humpolce, odchovancem německých jihlavských škol, přišel ve svých patnácti letech do Vídně, absolvoval tam s vynikajícím prospěchem konservatoř a strávil dvě léta na vídeňské univerzitě. Potom se věnoval dráze operního dirigentství a přes Olomouc, přes sbormistrovství v náhodné italské stagioně ve Vídni, přes Kassel, přes Prahu, kde byl druhým dirigentem u Německého divadla, dostal se do Lipska k Nikischovi a pak již jako šéf do Budapešti, do Hamburku a nakonec na ono památné desítiletí ke dvorní opeře do Vídni. Roku 1907 na svoje ředitelství resignoval a v letech 1908–9 a potom v roce 1910–11 dirigoval v New Yorku ve filharmonických koncertech i v Metropolitní opeře. Po celou dobu svého dirigentského působení, a to zvláště v Hamburku, ve Vídni a v Americe, se neobyčejně zasloužil o propagaci české hudby, zejména o vzorné provádění Smetanových oper.

Když Mahler zemřel, truchlil početný kruh jeho ctitelů a přátel, ale většina hudebníků se domnívala, že odchází především dirigent jedinečného, takřka nenařaditelného nadání, ale že skladatelsky jeho dílo svého tvůrce nadlouho nepřežije. Stal se však právý opak. Na Mahlera dirigenta se sice nezapomnělo, protože jeho příklad podtrhl ctižádostivost a stal se vzorem mnoha jiným, ale dnes žije v prvé řadě Mahler skladatel. V jeho devíti symfoních, v jeho „Písni o zemi“ a v jeho písňových cyklech se obráží především docela mimořádný pracovní výkon. Kde vzal tento své práci fanaticky oddaný dirigent a ředitel tak významných hudebních institucí vůbec čas, že napsal svoje rozlehlá díla, uvážme-li, jakým přitom

GUSTAV MAHLER

byl všechno poznan na př. jenom z literatury? Zde je nutno mluvit skoro o tvůrčím zážatu. V Mahlerových symfoních, k nimž je nutno přičlenit i „Písni o zemi“, je podle zoubecného úsudku zjevně patrný nepoměr mezi zamýšleným obsahem a mezi technickými prostředky, kterými je tento obsah vtělován v umělecký tvar. V Mahlerově díle jsou zvláště protiklady: programní hudbě má se dostat absolutního smyslu a má být podle pozdějších Mahlerových přání chápána bez programů jako čistý projev hudebnosti, klasická forma je naplněna typicky romantickým obsahem, duše v něm vede věčný sváv s tělem, horoucí výra v Bohá se snaží oprostit od rozumových pochyb, sen se potýká se zraňující realitou, hluboký smutek se střídá se zjevně chtěným veselím nebo i záchvaty křečovitého třešti, jindy procítěná melodie je vystřídána úmyslně vulgární parodií a ve výstavbě celku se skladatel náhle koncentruje na zajímavý, ale hudebně a myšlenkově ne důležitý detail. I ve vnějším ústroji této symfonie je nejedna podivnost: jsou po vzoru Brucknerové neobyčejně rozměrné, překupují hudební a filosofující elokvenci a snaží se harmonicky a instrumentačně posluchače udivit. Často vám může napadnout, zda tyto prostředky opravdu nejsou nadmerné a zda by nebylo možno se vyjádřit prostěji. Vzpomínám si, jak jsem kdysi přehrával „Písni o zemi“ ve vzdorném provedení Bruno Waltra a s dřívěma vynikajícími sólisty tenoristou Kullmanem a altistkou Thorborgovou svému příteli, dobrému znalci dálšího Orientu a opravdovému milovníku hudby, a jak mu již v prvních dvou částech připadalo toto dílo na rozdíl od podložených starodánských textů, zjevně tiše meditativních a právě tím niterně hlubokých, hlučně řečených, a jak se tento jinak trpělivý posluchač po ukončení produkce rozčíleně prošel po místnosti s otázkou, co ten Mahler s těmi texty udělal a co by asi ti ubozí činští básníci říkali? A přece jde o dílo hluboce lidské, krásné a svým způsobem skoro „nejmahlerovštější“. Mahler, který žil věčně s orchestrem a hudebou dvacátého století, vlastně se nemohl ani vyjádřit jinak, neboť jeho dílo je nejen portrétem jeho duše, nýbrž i obrazem doby, která tuto duši formovala. Proto nelze na ni zpětně aplikovat ony původní náladu, z nichž se podložená básnická díla rodila, i když skladatel se k této věčně živým pramenům lidské touhy nepřestal vracet.

Ostatně nejen Mahlerovi odpůrcoi a nemoňci v ctitelé, ale Mahler sám si kládli otázku, jak dlouho bude jeho dílo žít. Josef Bohuslav Foerster, který byl s Mahlerem po dlouhá léta dobře znám a který zvláště v Hamburku se s Mahlerem přátelsky a velmi často stýkal, nám zaznamenal tento příznačný výrok: „Jak dlouho žije takové dílo? Padesát let. Pak přijdou jiní skladatelé, jiná doba, jiná díla. Co s tím? Potřebuji velký aparát; kdo si vezme práci, aby věc dobře nastudoval? A ten, jenž má i nadšení a čas, vše-li, že pochopí, co jsem zamýšlel? Nežli špatně provedení, raději žádné...“

Čas bývá skutečně zhoubcem věci a často pokrývá neúprosnou rzí i díla nevšedních uměleckých hodnot. Ale dílo Mahlerovo ve tvrdé zkoušce času ku podivu obstálo. Přes všechny křečovité chtěnosti a vnější schválnosti je v něm tolík poetického muzikantství a upřímného citu, že právě v posledních desítiletech bohatost jeho symfonii nepřestává přitahovat a vábit nové vrstvy posluchačů. Co bylo kdysi vypjaté moderní, dávno sice v těchto partiturách pobledlo, ale zazářily v nich jiné stránky, a potvrzila se prastará pravda, že v dějinách hudby nakonec vítězí především čistá hudba, ať již její prostředky jsou „moderní“ či „nemoderní“, jen když je poctivě čítěna a má co říci lidem. A v odkazu Mahlerově je těchto hodnot stále dostatek.

Václav Fiála

Gustav Mahler, dirigent a člověk

Léta 1897–1907 byla a zůstávají podnes nejslavnější dobou vídeňské opery. V čele ústavu sídlí velký dirigent, opravdový tvůrce, přísný k jiným a nejpřísnější sám k sobě, neustupující před nikým ani shora, ani zdola. Krásný doklad toho nalezenou naši čtenáři v „Elektroniku“ roč. 1947 na str. 106. Dnes k onomu císařskému intermezzu připojujeme několik jiných historiek, jež Mahlera výstižně charakterisují.

Ve zkouškách, kdy u něho stejně jako při představení bylo všechno varušeno tvůrčím napětím, byl učiněná výbušná energie. Dovedl nenadále vystočit od svého dirigentského pultu a seběhnout k žeslovým nástrojům, aby důležité místo jím dirigoval zblízka, vyplhal se po basistově židlíčce přes rampu z orchestru na jeviště, aby mohl dát přesně svoje scénické pokyny, a když byl náhodou v ředitelské kójí na představení, které sám nedirigoval, a sbor za scénou nastoupil přehlédnutím sbormistra o deset taktů dřívě, přiletl jako blesk za kulisy; nikoli snad ovšem, aby tam počal zuřit, nýbrž aby rázem napravil, co se stalo.

Při provádění díla byl neobyčejně přesný, ačkoli současníci při jeho strhující hudební interpretaci si toho ani nebyvali vědomi, a jeho pozornost ke každému detailu byla příslušná. Nehudební vlivy ho nedovedly vyvěst z míry. Stalo se, že při jednom mozartovském představení vypukl v dvorní opeře na scéně následkem krátkého spojení požár, a to právě ve chvíli, kdy jinak velmi oblíbený Mahlerův zpěvák měl zapívat místo, na kterém se pravidelně uchýloval od přesného znění notového zápisu. Mahler neztratil odvahu a nepřestával dirigovat a naopak sugestivním výkřikem do obecnstva zjednal rázem klid. Také zpěvák na jevišti pokračoval ve svém parti a zapíval jej — bez chyb. Mahlerova pozornáka po ukončení aktu obsahovala vedle díků herci, který rovněž zabránil svým klidem panice, také hudební uznání: „Viděte, milý příteli, vy potřebujete, aby hořelo, a pak to místo zpíváte správně!“



K devadesátinám G. Charpentiera

Zůstal jsem vlastně překvapen, když jsem zjistil, že Gustavu Charpentierovi bude 25. června t. r. devadesát let a že dosud žije. Odmlčel se totiž skladatelsky velmi dávno, krátce před první světovou válkou, a nedal se zlákat ani světovou výhlikou na další možný úspěch na světových scénách. Měl sice různé operní plány, ale zdá se, že sebekritika byla silnější.

Narodil se v Dieuze, v Lotrinsku, do škol chodil v Lille a na veřejné stipendium vystudoval pařížskou konservatoř s takovým prospěchem, že mu byla udělena t. zv. římská cena, přinášející s sebou několikaletý pobyt v Itálii. Z Říma poslal domů svou svěží suitu „Dohy z Itálie“, která je dodnes dobré známa z rozhlasových provedení i z desek. Druhou větší skladbou Charpentierovou byl „Život básníků“, pů-

Jakmile však dozvěděla hudba, stával se Mahler ihned roztržitým. Při jedné zkoušce režiséři museli něco aranžovat na jevišti a trvalo to déle než obvykle. Mahler byl zprvu netrpělivý, ale potom se zabral u svého dirigentského pultu do svých myšlenek tak hluboce, že jej nebylo možno „probudit“. Když ani počítání, ba ani oslovení nepomáhalo, kdosi se ho dotkl rukou, a tu Mahler, duchem neprítomný, si uvědomil, že je potřeba přejít z jedné etapy života do druhé, a rázne zavolal: „Platit!“ Hromový smich mu byl odpověď. Mahler se ovšem smál s sebou.

Ve svých scénických pokynech byl neobyčejně vtipný a dovezl dobré poradit. Bruno Walter, jeho nejbližší spolupracovník, vykládal jednou ve zkoušce představiteli známé wagnerovské role, jak Tristan po použití nápoje lásky se musí změnit v chování a výraze, jak jeho sebeovládání a zdržlivost musí nyní zmizet, jak to musí být znát až na tvoření tónu a jak... Déle to již Mahler nevydržel a přerušil tento dobré miněný výklad slovy: „Zkrátka, milý S., pamatuje si: před napítím jste baryton a po napítí jste tenor!“

Jednou mu doporučovali operu málo úspěšného skladatele. Přimluvčím byla nejen vlivná, ale také výmluvná osobnost. Na jednu svou poznámkou o dosavadním díle autorové Mahler uslyšel, že ne rozdíl od ostatního skladatelskova díla tato opera je skutečně krásná; všechno je prý přece možné. Mahler na to odpověděl: „Nemožné není nic, ale já nevěřím, že by na planém kaštanu někdy vyrostil pomeranč.“

Nedovedl také lidem, a tím spíše ne hudebníkům, lichotit. Bruno Walter ve své knize o něm vypráví, že ho jednou zastihl za horkého červnového odpoledne v reditelně vídenské opery se známým skladatelem, jenž mu přehrál právě poslední akt své opery. Produkce trvala již několik hodin, týrce i posluchač byli svedeni z kabátu a pot se liš s obou. Skladatel bylo horko z Mahlerova chladu a Mahlerovi z málo zdatného musiky. Konečně komponista dohrál, zvedl se a když viděl, že Mahler mlčí a že ani Walter nemá chuť zahránit siutaci, oblékl si kabát, vzal si s klarínem noty a poroučel se. Mahler se s ním rozloučil zdrojilým: „Auf Wiedersehen!“ Chválit nemohl a lhát nedovedl.

V. F.

vodně „symfonie-drama“ o čtyřech dílech se sólovými hlasami, sbory a orchestrem, později přepracovaný na operu „Julien“, „lyrickou báseň o čtyřech obrazech“, jak ji nazval sám autor. Charpentier zhudebnil i některé básny z Baudelaireových „Květu zla“, částečně se souborem, a inspiroval se také Verlainem. Rozhodný úspěch mu však přinesla prvá jeho opera „Louisa“, kterou příznačně pojmenoval „roman musical“. Měla svou slavnou premiéru v pařížské Komické opeře dne 2. února 1900 a přešla všechna mnoha scénami světa. Byla po dlouhá léta i oblíbenou operou našeho Národního divadla a její uvedení Karlem Kovařovicem za přítomnosti autory bylo jedním z památných úspěchů českého reprodukčního umění. První úspěch zůstal také „Louise“ věren; v lednu roku 1921 dosáhla v pařížské Komické opeře svého 500. provedení a ani v pozdějších letech nemizela se scény tohoto divadla.

Charpentierovo dílo patří sice hudebně minulosti, ale je v mnohem směru přiznánné snažením i výsledkem. Nadán velkým smyslem pro účinnost scény a také nesporým lyricko-dramatickým fondem, tento opožděný romantik sáhá proti zvyku thematikou do prostředí pařížské dělnické rodiny, spléataje její rozložený životní osud s výbívivým svodem volného života bohémy na Montmartru. Je vcelku málo známo, že veřejnost velké davové scény ve třetím aktu, nazvané „Korunovace Musy“, skladatel si vyzkoušel dříve před napsáním opery. Z jeho podnětu a pod jeho vedením totiž v roce 1898 byla na náměstí před pařížskou radnicí na velké lidové slavnosti skutečně korunována „Musa“, kterou po Charpentierově přání byla mladá zasloužilá dělnice, představující odměněnou a personifikovanou Fráci. Slavnostní hudba, napsaná pro tuto příležitost, a částečně i vnejší průběh této oslav, navazující na někdejší berliozovskou tradici, přešly potom bez zvláštních zásahů z volného prostranství lidové veselice do uzavřeného operního sálu. Charpentier se však neomezoval jen na podobné aranžování oslav. Jakmile mu to finanční prostředky dovolily, chtěl nemajetným třídám pomáhat skutkem, a přál si, aby braly aktijní podíl na provozovaném umění. Ihned po úspěchu své „Louise“ založil v Paříži „Conservatoire populaire de Mimi Pinson“. Symbolický název slečny Mimi Pěnkavové již sám sebou naznačoval, že zakladatel se pokoušel najít nové pěvecké, hudební a tanecní talenty mezi těmi, kdož dosud nemohli pro hmotný nedostatek pomyslit na uměleckou činnost. Na lidové konservatoři se vyučovalo zdarma hudbě, zpěvu i tanci a výsledky byly překvapující.

Ostatně Charpentier, i když se jako skladatel definitivně odmlčel, často překvapil širokou veřejnost i jinak. Po dlouhá léta volali četní francouzští diskofilové po nařádání jeho „Louisy“, ačkoli při neobyčejném rozsahu této opery předem věděli, že jejich hlas sotva může být vyslyšen a že budou nutenci se spokojit s jednou nebo dvěma ariemi, jež byly z této opery nahrávány nejrůznějšími gramofonovými společnostmi do omrzení. Charpentier, který po dlouhá léta se živě zajímal o gramofo-

novou desku (býval také členem známé jury při udělování každoroční ceny časopisu „Candide“ za nejlepší technické hrátky), porozuměl potřebě rozhlasu i gramofonu a pořídil ze svého díla t. zv. „fonografickou verzi“ a šťastně vyhrál a spojil na osmi velkých deskách hlavní scény své opery, takže podávají ucelený obraz a zachovávají budoucnost reproducční styl přítomné doby. Obsazení samo je znamenitě: Louisu zpívá Nino Vallinová, Juliena George Thillia, zklamaného otce André Pernet. Operu řídí temperamentný F. Bigot a nahrává samy je velmi zdářilé. (Číslo desek - Columbia RFX 47-54.)

Gustav Charpentier v mnoha věcech, také v otázkách organizačních hudebníků a v sociálních problémech vůbec, viděl dopředu. Věděl tady asi dobře, proč dal sám podnět ke škrtnutí mnoha míst ze své partitury, jež mu jistě byly drahé a jež vyfázoval jen nerad. Pravděpodobně nepochyboval, že fonografická „Louisa“ přežije nejen jeho, nýbrž i „Louisu“ na francouzských scénách.

V. F.

Gustav MAHLER na deskách

Také Gustav Mahler může být uveden mezi skladatele, kterým gramofonová deska pomáhala nejen k „populáritě“, smíme-li užít v této souvislosti tohoto trochu ošemetného slova, ale i na podiu koncertních síní. Po dlouhá desetiletí zůstávalo totiž Mahlerovo dílo prakticky uzavřeno v hranicích střední Evropy a provedení v jiných končinách světa bývalo vzácnou výjimkou. Kdyby nebylo gramofonové desky, jistě by v celých světadilech Mahlerovo dílo bylo skutečně nenávratně zapadlo. Dnes je možno Mahlerovy symfonie podrobně studovat a poznat z mnoha opakování do takových podrobností, o jakých se dříve zdálo jen několika málo vyvoleným. Na sklonku roku 1947 podle mezinárodních soupisů vede četných Mahlerových písni byly světovými orchestry, většinou pod řízením Bruna Waltera, nahrány též „Píseň o zemi“ a první, druhá, čtvrtá, pátá a devátá symfonie. Nemí vyloučeno, že za uplynulá tři léta k nim již opět nějaká přibyla, a najisto tento výpočet nemí ani pro další dobu uzavřen. Citové prosté a útesné Adagietto z Páté symfonie bylo ovšem nahráno několikrát, mezi jiným pod dvěma zasloužilými průkopníky Mahlerova díla: Willemem Mengelbergem a Bruno Walterem.

V. F.


Ještě měkké jehly

a trvanlivost desek

Nadepsané thema naše čtenáře zjevně zaujalo. Vidíme to mezi jiným z dopisu p. Milose Štědronec z Pardubic, a vzhledem k zajímavosti jeho poznatků alespoň tento dopis ve zkratce reproducujeme: „Sám braji téměř všechny desky dřevěnými jehlami, tedy i ty, kde jsou mísita s převážně dechovými (plechovými) nástroji, a i v tomto případě mne reprodukce zcela uspokojuje. Než jsem se dostal k dnešnímu způsobu a jakosti reprodukcí, stálo mě to hodně času a pokusů s různými zvukovkami a jehlami, z počátku kovovými a později dřevěnými z různých druhů dřeva a různých tvarů. Dnes již tři roky hraji výhradně dřevěnými jehlami a lehkou krystalovou přenoskou. Je-li dobrá dřevěná jehla, reprodukuje i vysoké tóny bez jakékoli újmy. Vyzkoušel jsem různé bambusové jehly včetně známého trojbokého hranolu, šikmě seříznutého, a nakonec zůstávám


ú tvaru, který jsem si sám zhotovil a kde hráji sklovitou částí bambusu. Mimo to a ještě více používám trny ze suché trnky. Ty se mi znamenitě osvědčily, neboť jejich dřevo je značně tvrdé a homogenní a reprodukce je velmi dobrá. Lepší než tyto trny jsou jedině trny z kaktusu, ale ty lze dosti těžko sehnat. Autor pak zajímavě pokračuje: „Pred časem jsem však narazil při používání dřevěných jehel na jistý problém, se kterým se setkali i jiní gramofilové, používající dřevěných jehel. Některá deska po přehrání dřevěnou jehlou na některých místech zešedne. Vidíme to, díky tomu se na desku pod určitým sklonem, nikoli přímo. Drážky desky jsou na této místech jakoby rozrušeny a na jehle zůstává jemný nános. Upozorňuji, že se mně to stalo jen na některých deskách naší výroby, pokud byly lisovány z nové náhradní hmoty. Mám naproti tomu celou řadu našich nových desek, které hrájí dřevěnou jehlou naprostě dokonale. Z desek starších nebo cizích jsem to nepozoroval na žádné. Deska, která takto zešedne, nedá se již dřevěnou jehlou hrát, neboť jehla se po několika otáčkách tak otupí, že není vůbec k použití. Zajímavé však je, že zešedlou desku je možno hrát kovovou jehlou docela dobře, ovšem s obvyklými nevýhodami. Tuto věc si nedovedu vysvětlit, neboť normální desku kovová jehla poruší mnohem víc než dřevěná, která desku vlastně vůbec nenicí.“ Následně uzavírá po několika poznámkách svůj dopis dotazem, zda toto téma se v naší korespondenci již vyskytlo a zda máme sami v redakci nějaké zkušenosti v tomto směru, a dodává, že tento problém zajímá nejen jeho, ale celý okruh jeho známých a že s hlediska gramofonů jde jistě závažnou věc.

Nikdo z členů redakce neudělal zatím podobnou zkoušenosť a podobný poznatek nám dosud neoznámil také nikdo z našich čtenářů. Při chvále dřevěných jehel se obvykle objevuje jeden stesk, který ovšem písateli článku byl z vlastní zkušenosti dobré znám, že u některých desek s příliš výrazným zápisem ani nejtvrdší dřevěná jehla nevydrží a otupí se podobně, jako při uváděném řešení, někdy rovněž brzy na počátku desky. Ale s výtěžkem korespondence na toto téma bychom jistě neopomněli své čtenáře seznámit. V. F.

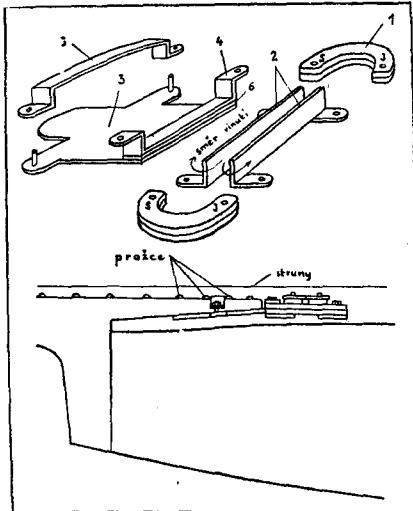

Jiná úprava snímače pro kytařu

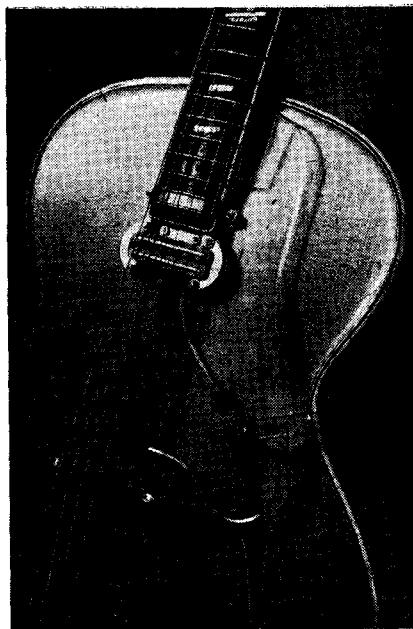Na podnět v druhém čísle Elektronika zaslal ukázku jiného provedení magnetického snímače pro kytařu. Výhodné je jeho upevnění ke kytaře; uvítali je majitelé cennějších nástrojů, do něhož by neradí vrtati nebo řezati otvory pro upevnění. Jediný „krvavý“ zásah je proveden na celuloidovém chrániči. Nevýhoda je však v tom, že tento způsob lze provést



jen na kytaře „gibson“. Snímač se skládá z podkovovitých magnetů 1 ze starého sluchátku nebo telef. vložky. Nástavky z měkkého železa spojují magnety do kruhu 2. Sestavení magnetů s ohledem na jejich polaritu je znározeno v náčraku. Na železných nástavcích jsou nasunuty podlouhlé kostičky cívek, vypilované z plexiglasu. Celý systém je připevněn ke hmatníku ploténkou 3 a dvěma pásky 4, 5 z nemagnetického plechu. Síla pásku 5, který přitahuje ploténku ke hmatníku, nesmí přesahovat výšku prázdroje. Podložkami mezi ploténkou 3 a páskem 4 můžeme 6 vregulovat vhodnou vzdálenost mezi snímačem a strunami. Tímto způsobem je snímač upevněn bez vrtání jediného otvora do nástroje a lze jej kdykoliv snadno odmontovat. (Redakce prosí autora o sdělení přesné adresy.)

Vrtání bakelitu.

Při vrtání předmětu, lisovaných z bakelitu, který je tvrdý a křehký, je dobré vrtátku nejdříve namočit do mýdla, čímž uchovávame déle jeho ostrost, piliny nestříkají a otvor bude hladký. Při dovrťávání je radno podložit vrtaný předmět tvrdým prkénkem, aby se spodní okraje otvoru nevysípily.

Vrtání malých otvorů

Otvírky menší než 1 mm, až do několika desetin, vyvrtáme nástrojem který si zhotovíme z ocelové struny. Vrtáček je podobný svídríku je dosti odolný proti zlomení a nemusí se kálit. Z kousku struny o průměru žádaného otvoru zhotovíme vrtáček tak, že konec struny pozorně zabraťme do tvaru šroubováku a dole uděláme špičku, kterou podbrousimo jako u spirálových vrtáků (kopinatý vrtáček). Nástrojem je možné vratit dírku s dostatečnou přesností o průměru i několika desetin milimetru; nejlépe je použít značného počtu otáček, malého tlaku a častého vytahování vrtáčku, je-li dírka hlubší.

Z REDAKCE

Jak bude „ELEKTRONIK“ vycházet v létě

Příští, 7. číslo vyjde 28. června, red. a insertní uzávěrka 10. června. — Číslo 8. vydaje s ohledem na dovolené v redakci i v tis-

kárné 9. srpna. — 9. číslo vyjde 6. září, a další pravidelně, po čtyřech týdnech.

S ohledem na dovolené spolupracovníků redakce mohou být dopisy a technické dotazy, došlé po 28. červnu do konce července, vyřízeny až v srpnu. Redakce prosí, aby od dozvědění a sdělení méně naléhavých bylo upuštěno.

X

Tazatelé technické poradny žádají často radu při dosti závažných obměnách námetů, otiskovaných v časopise. Ne vždy je možné v takovém případě spolehlivou radu poskytnout: popsaná úprava vznikla zpravidla po zkouškách, jejichž pracnost a složitost není v návodu zaznamenána, a požadované úpravy jsou mnohdy takové, že jen provedení příslušných zkoušek by mohlo ověřit, zda jsou požadované obměny vůbec účelné a možné. Méně zkušení konstruktéři učiní proto radiotechnické živobytí lehčím sobě i technické poradně, přidrží-li se popsané úpravy tak přesně, jak podrobně je popsána, a obměnám, leckdy jenom zdánlivě bezvýznamným, se vynou.

Elektronický klavír

Čtenář z Brna upozornil redakci t. l. na potřebnost hudebního nástroje, podobného normální klaviatuře piana, ale s nějakým jednoduchým tvorením tónů a s elektrickým snímačem, který by dovolil připojit přístroj na gramofonový vstup přijímače. Takové zařízení by umožnilo i méně majetným, aby se na př. děti mohly cvičit doma v klavírní hře, a přístroj by vyšel poměrně malý a levný, nehledíc k možnosti vlastní výroby a tím dalšího zlevnění. Je dobré možné, že jej už některý čtenář vyrobil; obracíme se proto čtenářskou obec s prosbou o přispění k získání podobného návodu.

NOVÉ KNIHY

Elektřina v lékařství

MUDr Josef Ipser - Ing. Dr Oldřich Václav: Elektřina v lékařství, II. přepracované vydání, ESČ, Praha XII, Vocelova 3; roč. 1949. — Formát A5, 408 stran, 148 obrázků. — Šířt a oříznutý výtisk 270 Kčs.

Obsah knihy je rozdělen ve tři oddíly. První z nich, nazvaný elektrobiologie, elektrodiagnostika, elektroléčba uvádí čtenáře do základů nauky o elektřině až v té míře, jak je to účelné pro lékaře. V dalších statích jedná o elektřických projevech živých organismů, o účincích proudu na živý organismus, o elektrodiagnostice, elektroléčbě, o použití proudu vysokých kmitočtů, o elektrochirurgii, o léčbě elektrickými šoky a o nebezpečí elektrického proudu. — Druhý oddíl, záření, je věnován elektromagnetickým vlnám, infračervenému, viditelnému a ultrafialovému záření, záření živých organismů, dále Roentgenovým paprskům (90 stran), radioaktivitě s obsažnou statí o stavbě atomu (50 str.), kvantové biologii, kosmickém záření a korpuskulární optice s použitím, a o elektro-nových nadimkroskopech. — Třetí oddíl shrnuje ostatní méně rozsáhlé partie z lékařské elektrotechniky: elektrochemie, elektroakustika, elektromagnety, el. měření teplot, endoskopie, měřidla, přístroje pro umělé dýchání a různá pomocná zařízení. — Ukončením je přehled literatury a podrobný rejstřík.

Kniha je nepochyběně psána lékařem pro lékaře; spoluautor elektrotechnik měl snad jako hlavní úkol zpracovat a vytříbit vysloveně technické partie obsahu. Okolnost, že ji vydala elektrotechnická instituce, stejně jako obsah sám, zřetelně však dotváří význam a cenu, kterou tato publikace má pro techniky. Lékařství, odědávna nedělitelně spjaté s technikou, využívá v přítomnosti objevů elektrotechniky v míře tak rozsáhlé, že se tento obor stává už téměř součástí lékařské vědy. Stačí snad připomenout roentgen, vý-

terapii, encefalografii, elektrokardiograf a radioaktivitu, abychom to doložili aspoň hlavnímu a nejnápadnějšímu oboru. Když se tedy podstatná část elektrotechnického výzkumu a výroby uplatňuje ve spolupráci se strážci lidského zdraví, je nejvýš potřebné, aby technikové, nabývší jenom elementární poučení ve škole, mohli urychlit získání potřebných vědomostí z takového účelného přehledu, jako je právě tato kniha.

Její povšechné i zvláštní kladné stránky bylo by lze dlouho vypočítávat. Spokojme se však se zjištěním hodnot nám nejzajímavějších: vedle speciálního poučení nechybí tu, pokud můžeme posoudit, ani potřebné informace základní jak pro lékaře, tak pro technika; sled statí je přirozený a logický, výklad není pro technika zatemněn latinskými názvy lékařskými; jazyk je vzácně ryzí a přirozený, nezatížený akademickými frázemi a bezmyšlenkovitým klišé, tisk je téměř vzorý a grafická úprava velmi dobrá. Protože se kniha jistě dočká dalších vydání, prosíme autory, aby v nich pokud lze uvedli podrobněji schemata na př. zesilovač pro elektroencefalografii, audiometrii, ekg, a jiných přístrojů (a tiskárnu, aby čtení korektur a střežení tiskových chyb věnovala především ještě pozornější). Elektrotechnikové se zato odvídět lepší pohotovostí při plnění zvláštních nároků, jaké lekáři-badatelé mohou klást. — Kdosí řekl, že nejnápnávější četbou dnešního člověka je sledování vědeckých výbojů, ať v historii nebo v přítomném rozvoji. Kniha, o které tu podáváme zprávu, je toho dokladem. P.

Šíření krátkých vln v ionosféře

T. W. Bennington, S h o r t - w a v e r a d i o a n d t h e i o n o s p h e r e . — 2. vydání. Vyšlo u Iliffe, Londýn, v březnu 1950. — Formát 14,5×22 cm, 140 stran, 61 obrázků. — Váz. výtisk 10 s, 6 d.

Přístupné psané poučení o šíření krátkých vln na velké vzdálenosti, prospěšné každému, kdo pracuje s krátkovlnným sdělováním.

O pájení

Dr W. Espe, Dr R. Reinbach: Pásky a pájení. — Vyd. Elektrotechnický svaz československý, Praha, 1950. — Formát A5, 104 strany, 11 obrazů, 12 tabulek. — Drátem šířit a oříz, výtisk 60 Kčs. — Příručka jedná o účelu, druzích a způsobech pájení, o pájkách, tavidlech a nástrojích, obsluhuje přehled literatury o pájení, a řadu tabulek o složení a vlastnostech pájek.

Sdělování superhetu

Ing. Zd. Tuček, Slađování s u p e r h e t ū . Vydal Elektrotechnický svaz československý v Praze, 1950, ve sbírce Praktické příručky Vědecko-technického nakladatelství. — Formát A5, 320 stran, 193 obrazů. — Cena brož. 195 Kčs, váz. 225 Kčs.

Kniha se zabývá výpočtem ladících obvodů superhetu, úpravou jeho ladících elementů a kontrolou a sdělováním v laboratorii, dílně i opravně. Je rozdělena na 5 částí: Základní pojmy; Přístroje pro sdělování, kontrolu a měření superhetu; Sladování, kontrola a měření superhetu; Provádění oprav; Dodatek. V první části, po krátkém historico-technickém úvodu, vysvětluje autor základní pojmy přijimačů a na dvou příkladech vykládá funkci jednotlivých stupňů v moderním superhetovém přijimači. Dále jsou stanovány stanovení ladících prvků superhetu. Autor uvádí podrobně a velmi názorně volbu mř kmitočtu, problém zrcadlových frekvencí a rušicích vlivů u superhetu; dále způsoby pro získání soubehu a řízení nejznámější způsoby pro výpočet ladících členů oscilátoru (grafická metoda Philips, graficko-početní způsob Telefunken a výpočet RCA Radiotron Comp.), a vzorce pro vhodnou volbu kmitočtu shody. Kapitola je zakončena přehledem způsobů pro dodačování cívek a kondensátorů.

V kapitole o měřicích přístrojích jsou popsány měřidla pro kontrolu a nastavení vlastnosti přijimače. V dodatku této části jsou fotografie a stručný popis našich i zahraničních

loskopů. Škoda jen, že chybí schéma popisující voltmetrů, generátorů a vý a v osciloskopů. V části o vlastním sladování nalezece čtenář množství cenných poučení. Doví se o zařízení zkusebních míst, o postupu zkoušek přijimače, o způsobech předběžného a konečného sladění obvodů. Vyspělejší amatérům uvítají hlavně návod na sladování podle záznámů s mř kmitočtem. Popis tohoto způsobu je — pokud je nám známo — novinkou v naší odborné literatuře. Méně pokrocilé budou zajímat praktické pokyny, uvedené ve statí o předlaidění. Opraváři budou věděti za technické i administrativní pokyny v kapitole o provádění oprav. Vzor systematického rozřízení poruch nalezece použit jistě i pro jiné přístroje než jsou uvedené. Dodatek obsahuje několik praktických tabulek a vzorců pro běžné výpočty při konstrukci přijimačů.

Kniha je psána jasným a srozumitelným slohem, který prozrazuje pedagogické zkušenosti autorovy. Matematické partie jsou (bez újmy na průkaznosti a odbornosti výkladu) omezeny na nejmenší míru, takže knihu možno skutečně doporučit všem radiotechnikům.

Ing. O. A. Horna

Zásady obrazové fotografie

Jan Beran, S t a b a o b r a z u , pravidla kompozice ve fotografii. Vydal Orbis, Praha, v březnu 1950. — Formát 135×185 mm, 52 strany, 12 obrazových příloh. — Brož. výt. za 30 Kčs. — Užitečný přehled pravidel a příkladů o stavbě fotografického obrazu.

O fotografování s malým formátem

Oldřich Bureš, Fotografujeme na kinofilm dobré a levné. Vyd. Orbis, Praha, 1950. — Formát 135×182, 108 stran, osm obrazových příloh. — Sítý a ofizitný výtisk 43 Kčs. — Souhrn informací o úspěšném využití malých formátů pro užitkovou fotografii.

OBSAHY ČASOPISU

ELEKTROTECHNICKÝ OBZOR

Č. 3, únor 1950. — Vznik a vývoj atomové fysiky, Mag. Ph. L. Pekárek.

ELEKTROTECHNIK

Č. 3, březen 1950. — Co je prášková metalurgie (způsoby výroby a použití předmětů, vyrobených slisováním kovového prášku a poté vypečením — samozáhněložka; magnet; železová jádra), Ing. Dr A. Vamberský. — Zjednodušení výpočtu použitím řady vypočlených čísel (vypočlená čísla, v nichž se běžně vyrábějí elektrotechnické součástky, tvorí geometrické řady, a jejich logaritmí při základu rovném podílu rádu jsou dány pořadovým číslem člena; zavedením přibližných hodnot z této řady pro běžné konstanty, na př. π , atd., je možné provádět výpočty rychlým a snadným logaritmováním (zpaměti), Ing. Z. Tuček. — Měření v řadě proudu a napětí, Ing. Dr Vl. Hlavsa.

RADIO

Č. 2, únor 1950, SSSR. — Úkoly pracovníků v radiofyzice, radiofikaci a radioamatérství. — Radio ve službách sov. ozbrojených sil, A. Noviničkij. — Rozhlas v sov. armádě, V. Danilov. — Oscilograf ve využívání, A. Markin. — Radiogramofon, A. Nefedov. — Tlačítkový mechanismus pro přijimač. — Přístroj k vyučování radiotechnice, V. Sofranovič. — Bezpečnostní technika v radioamatérství, V. Jegorov. — Televizor LTK7. — Adaptér k elektrické kytáře, E. Prochorov. — Jak pracuje krystalka, P. Goldovanskij.

Č. 3, březen 1950, SSSR. — Tvarové skreslení, L. Kokorin. — Bateriový přijimač z továrních součástek, M. Ganzburg. — Přijimač-ústředna, E. Komarov. — Větrná elektrárna, A. Karmišin. — Prostá kv dvoulampovka s dvojtriodou 6H8M, V. Jegorov. — Radiogramofon, Ju. Prozorovskij. — Jak pracuje krystalka, pokrač. P. Goldovanskij. — Jednolampovka, laděná přepínačí cívko, F. Tarasov. — Galv. článek vlastní výroby, V. Senišnikov.

AUDIÓ ENGINEERING

Č. 4, duben 1950, USA. — Jakostní zesiavač z běžných součástek, s transformátorem vazbou a triodami na koncovém stupni, J. Marshall. — Dynamický mikrofon KB-3A, L. J. Anderson; L. V. Winington. — Magnetický záznam na zvukový film, II, M. Rettinger. — Fysiologická oprava charakteristiky, N. Grossman, M. Leifer. — Raulandův zesiavač 1825.

ELECTRONICS

Č. 3, březen 1950, USA. — Vysílač 50 kW, plynule laditelný od 4 do 26 Mc/s (současná změna L a C), J. L. Hollis. — Účelný měřič intenzity záření X, W. B. Lurie. — Zkoušec mikrofonie elektronické, N. Alpert. — Elektronový modulátor pro uvf, C. L. Cuccia, J. S. Dohnal, jr. — Zdokonalení snímků s osciloskopem; současně se stínitkem se fotografuje papírový rámeček, osvětlený se strany nebo kruhovou zářivkou, takže stínitko je ve stínu; současně s osciloskopem jsou tak získány stupnice, pomocné údaje atd., N. Fulmer. — Nový modulační systém s vyloučením interference, J. L. A. McLaughlin. — Zjednodušený vícenásobný interkomunikační systém, který vyžaduje jen dvou vodičů a země a zaručuje utajení sdělení mezi kterými koli dvěma z osmi stanic, A. W. Vincent. — Zkoušení očních svalů elektronicky, E. R. Powsner, K. S. Lion. — Získávání charakteristik na osciloskopu, s pomocnými přímky, k urychlení výrobních zkoušek filtrů a p. J. W. Balde a d. — Zesilování s nařízení ve stínu s modulací akustickou vazbou mezi budíkem a přerušovačem, C. R. Schafer. — Kombinování kladná a záporné zpětné vazby, J. M. Miller. — Rychlé měření malých změn kmitočtu, R. L. Chase. — Nomogram pro faktor šumu (noise figure), E. D. Jarema. — Výroba umělé slídy (K₄Mg₂Al₅Si₁₂O₄₀Fe).

Č. 4, duben 1950, USA. — Elektronky od r. 1930 do 1950, přehled vývoje. — Uvf tv zkušební stanice, R. F. Guy. — Měří zásoby benzínu pro letadla na podstatě kapacitního měřítka, C. R. Schafer. — Kombinování kladná a záporné zpětné vazby, J. M. Miller. — Rychlé měření malých změn kmitočtu, R. L. Chase. — Nomogram pro faktor šumu (noise figure), E. D. Jarema. — Výroba umělé slídy (K₄Mg₂Al₅Si₁₂O₄₀Fe).

GENERAL RADIO EXPERIMENTER

Č. 9, únor 1950, USA. — Nový radiofrekvenční měřítko pro měření impedance mezi 10 a 165 Mc/s, vzor General Radio 1601-A, R. A. Soderman.

Č. 10, březen 1950, USA. — Pomocný vysílač 50 až 920 Mc/s ve dvou rozsazích, s motýlovými obvody, E. Karplus, E. E. Gross. — Amplitudový modulátor pro tv kmitočty, s krystalovými diodami, W. F. Byers.

PROCEEDINGS IRE

Č. 3, březen 1950, USA. — Jak psát technické články, R. T. Hamlett. — Některé problémové záznamy na desky pro rozhlas, F. O. Viol. — Tařík s proměnnou rychlostí a jeho použití pro zkoušky přenosek, H. E. Haynes, H. E. Roys. — Nová úprava šterbinové linky pro měření účely, W. B. Wholey, W. N. Eldred. — Využívání autovysílačů, D. C. Pinkerton, N. H. Shepherd. — Optar, světelný radar. — Synthetic krystaly v supersonickém použití, C. E. Green.

PRODEJ • KOUPE • VÝMĚNA

ohledávání kuželovým paprskem, D. Levíne. — Kmitočtová analýza proměnných obvodů, L. A. Zadeh. — Odraz elektromagnetických vln na neklidné mořské hladině, L. V. Blake. — Admininance a přenosová funkce pro n-člený filtr RC, E. W. Tschudi.

RADIO ELECTRONICS

Č. 7, duben 1950, USA. — Fm adaptér s širokým pásem, P. G. Sulzer. — Standardní výbava pro televizory, M. Mandl. — Nové formy bytových radiových zařízení, W. Rivkin. — Předzesilovač a korekční obvody pro gramofon, K. E. Forsberg. — Bat. pomocný vysílač, J. C. Anderson.

TELEVISION ENGINEERING

Č. 3, březen 1950, USA. — Tv mikrovlná relé, E. D. Hilburn. — Televise na sjezd IRE 1950. — Návrh a výroba tv obrazovek, K. A. Hoagland. — Tv vysílač v Bridgeportu s pásmem 529—535 Mc. — Návrh tv snímací elektronky, A. Lytel.

WIRELESS WORLD

Č. 4, duben 1950, Anglie. — Intermodulační skreslení, zjednodušený způsob měření bez harmonického analyzátoru, T. Roddam. — Pohyby rozhlasu, použitelné tv přijímače, M. G. Scroggie. — Tv přijímač Murphy. — Vysílání standardních kmitočtů, A. G. Thomson. — Indukčnosti se železem, „Cathode Ray“. — Vlastnosti odchylovacích cívek, II, W. T. Cocking.

Č. 5, květen 1950. — Tv snímací elektronky, výroba orthiconů. — Přechodové zjevy a tlumení reproduktorů (s hlediskem překmitání není zapotřebí zmenšovat zápornou vazbu vnitř. odporníkového stupně pod 0,1 zatěžovacího; malý vnitřní odporník nezhoršíuje přenos transientů); J. Moir. — Výstava Physical Society. — Vlastnosti odchylovacích cívek, III, W. T. Cocking. — Oliver Heaviside a jeho vrstva; ocenění jeho díla k 25. výročí úmrtí; E. Apleton. — Bateriový přijímač pro jakostní přednes místních vysílačů.

RADIO AND HOBBIES

Č. 12, březen 1950, Austrálie. — Einsteinovo zjednodušení teorie gravitace a elektromagnetismu, C. Walters. — Vysílač pro 228 Mc, W. N. Williams.

L'ONDE ELECTRIQUE

Č. 277, duben 1950, Francie. — Elektronika u komisáriátu pro atomovou energii, M. Surdin. — Přístroje ke zjišťování atomových častic, J. Labeyrie. — Přístroj k hledání radioaktivních nerostů, R. Cahminda. — Zesilování proudů u velmi malém kmitočtu, až 0,001 c/s, G. Lehman. — Teorie a praxe multipolů při vvf, G. Goudet. — Použití konvertorů modulace v multiplexních pulzových zařízeních, G. Potier.

RADIO EKKO

Č. 4, duben 1950, Dánsko. — Pomocný vysílač. — Kv vysílač OZ 7 RE, 3.

Č. 5, květen 1950. — Pomocný vysílač se zesilovačem. — Kv vysílač OZ 7 RE, 4, zdvojovač.

DAS ELEKTRON.

Č. 4, duben 1950, Rakousko. — Sonograf píše mluvené slovo čítelně. — Mikrofon a reproduktor pro použití ve vodě. — Superhetový doplněk k zesilovači. — Malý zesilovač pro gramofon, na obra prudy. — Popis superhetu Minerva 510. — Stříkaná zapojení v Rakousku. — Osciloskop s DG 7—4.

RADIO

Č. 3, březen 1950, Polsko. — Stavba a opravy přijímačů, 5.

RADIOTECHNIK

Č. 4, duben 1950, Rakousko. — O záporné zpětné vazbě, F. C. Saic. — Malý osciloskop s DG 7-2. — Přijímač na baterie a sít. — Elektronky rimlock. — Kosmické záření, G. Ortner. — Dvoubudové osciloskop, přehled zapojení, K. Höfner.

Podmínky pro zařazení inserátů do této rubriky byly otištěny v 1. a 2. čísle t. 1.

Prod. více RL12P2000 (120). F. Křížek, Praha XIX, Soborská 8. 1094

Dám dve el. P700 alebo dve el. P45, príp. jednu el. AD1, vše nové, za vf kabl. 20×0,05 milimetru. Kúp. mikroamp. o rozs. 0,3 až 1 mA. Vladimír Ciglan, B. Bystrica, Za kasárňou 1. 1095

Koup. RV2,4P45 nebo vyměním za RV2,4P2, RV2,4P700, RV2,4P800, RE034, RE134, RE074, DAF11, EF13. J. Smrk, Č. Budějovice. 1096

Prod. buz. dyn. s výst. trafo (400), sel. 120/0,03 pro Son. (100), mot. 220/30 W, 4000 ot. (800), dva článsky 1,4 V, asi 5 Ah (180), galvanom. profil. (320). Potř. kříž. navij. J. Bazík, Praha XIX, Nad Sárkou 1. 1097

Prod. pHmetr (1500). M. Paulík, uč. Štrba. 1098

Prod. Son. (2600), selén 220 V/300 mA (250), výstr. 22 k/5 ohmů (100), nepoužív. 2krátký ECH4, EBL1, dám za E21, potř. min. super 3elektr., měr. trafo Phileta, cívka, podle RA 12/48. V. Bělický, Úvaly 689. 1099

Prod. n. vym. EFM1 za LV1, CK3 (280), 12K7 (150), EBC11 za DAC11, RG12D60 jen za RI,1P2, RD2, 4Gc (200), příj. Torn Eb (3500), měniče 12 na 220 stř. (4000), koup. RI,1P2, RY2, 4P700, LY1, ruč. dyn. 4 V, 4 A. J. R. Soukup, Praha-Braník číslo 480. 1100

Koup. Elektronik, roč. XXIV až XXVIII. Jozef Hampík, Selice, okres Šala n. V. 1101

Koup. n. dám radiometr. za sokl na obrazovku LB-13. Elektro Remiáš, Ostrava 9. 1102

Koup. el. DCH11, DF11, DAF11, DL11, 80 až 100 %. E. Šíbl, Dřevohostice 96. 1103

Prod. dyn. přenosku Bellton, bezv 4500, příp. vym. za 2krátký EL51 a dopl. Fr. Telářík, Frýdlant n. O. 1104

Koup. DK21, KK2, DCH11, DF11, DAF11, DCH25, DF25, DAF25, DL25. E. Hejtmanek, Rozvadov. 1105

Prod. duální Torot. 2×500, jednod. otoč. kond. 25-50-100-500 (100), telegr. kříče (120), stavebnici dynam. Ø 225, t. j. magnet, dosy Ø 60 a koše bez membr. a kmitač (150), plech. skříň pro 25W zasil. (400). Schubert, Praha IV, Belcrediho 11. 1106

Prod. RS31 (650), G4004 (270), RL12P35 (200), KBC1, KH1, KDD1 (po 150), Sonoretu (2500) dám za univers. měr. přistr., elektr. KK21 (250), KL21 (250), KF21 (180). J. Skopal, Rozvadovice 31, p. Litovel. 1108

Vym. ECL11 za ECH11. Maláč, Brno, Alfa AIV. 1109

Seleny 22 dest. □ n. Ø 22 V, 0,6 A (200), obrazov. DC3-2 (400). Telef. LB 13/40 (800), dvousyst. AEG HRP 2/100 (1200), vzácné el. EF50, EF54, EB34, EC52, SP41 (100). Schubert, Praha IV, Belcrediho 11. 1110

Koup. ihned CL2, AL1, EBF2, nové. Dr. M. Zachoval, Náchod, Riegrova 21. 1111

Prod. 4 ks Philips kadm. soupr. slož. ze tří potenciom. Ph. spec. postř. přep. o 14 dot., 2 ozub. soukolí a různé o rozm. 430/85 mm (kus po 140). Pražák, Rychnov n. Kn. 181. 1112

Koup. Multavi n. Mavoměr, elektr. n. mech. poškoz., neschop. opravy. Stratil, Šumperk, Slovanská 21. 1113

Prod. několik A-metrů 0—6 A, stř. a ss. proud (po 195). Pražák, Rychnov n. Kn., číslo 181. 1114

Prod. Multizet zn. Siem.-Hálske (3500), Omega I (1500), a odporn. můst. (800), zn. S.B., vše zárov. Ot. Hrdlička p. Kloudy, Praha VIII, U pivovaru, čp. 1026. 1115

Pred. elektromagn. gramof. prenos. (100) a dynam. bud. reprod. 10 W, Ø 24 cm, s výst. trafo (250). Koller, Č. Brezovo, p. Poltar 1116

Prod. synchr. gramomot. (1800), mech. soustružek (24 000). J. Váchal, Domazlice, Hoř. předm. 46. 1117

Kúp. LB8. P. Horváth, Bratislava, Búdková 59. 1118

Prod. EDD11 (250), 3krát EF11 (po 180), UBF11 (216). J. Králová, Bohušovice n. O., číslo 107. 1119

Prod. UY1N (94), blok 4MF (50), schod. spin. (135), EBL1 (200), EL12 (230) 4elek. bat. super. (3520), šváb. Grätz (200). Zb. Chytil, Brno, Bolzanova 24. 1120

Prod. trafo p. 120 — 220 — 240 — 260 — 280 — 300/S. 4×4V 120 A pro rozmez., bod. svář. autotrafo (4000) P220 V, 2×300 V — 150 mA, 4 V — 2 A, 3 V — 3 A, 2 V až 24 V — 15 A (650). VI. Novotný, Chomutov, Husova 9. 1121

Koup. ihned DAF11, případně DCH11, DF11, DL11. Jos. Janda, Jilemnice 52. 1122

Prod. mikroampér. 100 uA (1900), dyn. Ø 24 cm (300), 6K7 (150), KB2 (60), vibr. měr. Philips 6/220 V (450), více kupprox. dest. 12 V, 1 A (po 25), cívka, soupr. pro autosup. (160), ozvuč. 100 × 100 cm. Ing. Mandys, Pardubice-Pardubičky 299. 1123

Koup. el. FAB1, EF6, EF8, EF9, EK3, AZ1. Jan Erml, Brno, Střední 11. 1124

Koup. el. DCH11, DAF11, DF11, DL11. M. Macháček, Praha XII, Kladská 7. 1125

Prod. selen. 8 V — 10 A (250), 220 V/300 mA (320), Ammetr 100 A (250), 5 A (160), 5 A vf tepel. (300). VI. Novotný, Chomutov, Husova 9. 1126

Koup. stlačov. kondenz. pre Philips 735 A, 815 A, 855X alebo 905X. Joz. Adamec, Bratislava, Robotnická 5. 1127

Prod. dobré el. DAF, DCH, DF11 (750), 2×RL1P2 (po 170), 2×aku NiFe 2,4 v. (po 200), a 2×1,2 v. (po 100), voltm. 0—150 stř. i st. Ø 50 mm (200). J. Bára, Gottwaldov I, Pod Tlustou 1092. 1128

Koup. 5× RV 2, 4P45 neb 5× DAH50. J. Pírek, Drahany 68. 1129

Torn Eb vym. za super. prod. Čs. přijímače (300), koup. můstek Omega I, Kůrka, Praha XV, Na Zlatnici 1. 1130

Náš a za redakci odpovídá Ing. Miroslav Pacák

Tiskne a vydává ORBIS, tiskařské, nakladatelství a novinářské závody, nář. pod., v Praze XII, Stalinova 46. Redakce a administrace tamtéž. Telefon číslo 519-41*; 539-04; 539-06. Telegramy Orbis-Praha. ● „Elektronik“, časopis pro radiotechniku a obory příbuzné, vychází 12krát ročně první středu v měsíci (změna vyhrazena). Cena jednoho výtisku Kčs 15,—, předplatné na celý rok Kčs 160,—, na ½ roku Kčs 82,—, na ¼ roku Kčs 42,—. Do ciziny k předplatnému poštovné; výši sdílí administrace na dotaz. Předplatné lze poukázati v platném lístku poštovní spořitelny, čís. účtu 10 017, název účtu Orbis - Praha XII, na složence uveďte číselnou a úplnou adresu a sdílení: předplatné „Elektronika“. Otisk v jakékoli podobě je povolen jen s přísemným svolením vydatelé a s uvedením původu ● Nevyzádané příspěvky vraci redakce, jen byla-li přiložena frankovaná obálka se zpětnou adresou. ● Za původnost a veškerá práva ruší autoři příspěvků. ● Otiskované články jsou připravovány a kontrolovány s největší pečlivostí: autoři, redakce, ani vydavatel nepřijímají však odpovědnost za event. následky jejich aplikace. ● Křížkem (+) označené texty zařadila administrace.


Příští číslo vyjde 28. června 1950

Red. a insertní uzávěrka 10. června

PRODÁME

výstupní transformátory pro elektronky DL, KL, RW po 65 Kčs, síťové transformátory Pr. 220 V Sek 2x 6.3 V - 0.4 A po 76 Kčs a Pr. 220V Sek 2x 6.3 V - 1A po 94 Kčs. Neonky 120/220 V po 40 Kčs

RADIO DÖRL, ČERNČICE U LOUN

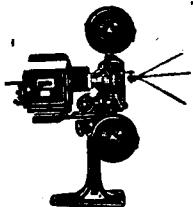

Bezvadný kinopřístroj norm. šíře 35 mm, včetně zvukové aparatury, dálé samotná projekční hlava a bubny na 600 m, se prodá nebo vymění.

Adresa: FRANT. FIALA - Kinotechna,
Brno, Poštovská 1

PRODÁM:

dilen, měřicí přístroj, italský 10 100 500 V 10 100 500 mA 0-100 KO (4500), Neuberger 6 120, 600 V 6 60 600 mA 6A 0-100 KO (3000), Mavometr se 4 bočníky VA (1700), Roučka 10 100 300 500 1000 V 10 100 1000 mA (2200), Omega I (2700), transf. 120/220 2 × 270 V 150 mA 4 5 6 V (400), 120/220 2 × 600 V 200 mA (450), 200/2 × 700 V 250 mA (550), 120/220 2 × 300, 400 V 200 mA 4 6 V (400), 220/2 × 2000 V 400 mA (1500), 120/220 2 × 450 V 250 mA 2 × 6, 3 V 5 A (400), žhav. 220/2, 5 V 5 A, tlumivky 60 mA 8 H, elektr. ECH2, 3, 4, EBL1, EF 9, FAB1, EZ2, 3, ECH-21, EM, EF, EBC, EDD11, UCH4, 21, DAC, DF, DCH21, AL2, AL4, AL5, AC2, AB1, ACH1, AZ1, E444S, E446, S434N, RGN1064, RE604, OK1, CF1, 2, 50, CK1, 3, CL4, CF7, VF7, CY2 nové 200, starší 100, Schubert, Praha IV, Belcrediho 11. 1097



PRACUJÍCÍ PRACUJÍCÍM

NAŠI MISTŘI KREJČÍ

zhodnotí dobře vaše body a
vkusně vás na jaro obléknou

oděvní **Otvorba**
místní pobočka

slouží dobré pracujícímu lidu

Prod. 5 × RV12P2000 (100), ECH21 (210),
ECH4 (210), UCH21 (210), selén usměrn. 220 V 60 mA (200), kuff. gramof. Pällard (2500). Jar Mader, Praha XII, Uruguayská 17. 1131

Koup. el. RV24P45, RA roč. 47, č. 1-4, r. 46, č. 1. Libal, Clum, p. Dubá. 1132

Gramomot. synchr. bezv. prod. (900), n. v. za fotometru., exposim. metol. n. kovo-nástr. Ing. C. Bohusl. Rajda, Brno, Lerchova 5. 1133

Pro studium hudby koup. gramo-motor, zn. Payillard, Torenz, Philips, Perfectone n. Dual, nejrůzn. kompl. s chassis, kvalitní. J. Volák, odb. uč. Brno, Jiráskova 47. 1134

Prod. elgramo (3500), telef. (850), 2 dom. telef. (500), ozvuč. 50 × 50 (230), růz. repro., nové (200-450), Veselý, Praha XII, Bělehradská 42. 1135

Koup. EAB1, EK3, EF8 n. vym. za jiné el. Fr. Kelich, Šepetely 14, p. Třebívlice. 1136

Prod. 5 × P-700 (150), vib. měn. úp. 2,4/150 (550). B. Kraus, Holice, Olom. 8. 1137

Pred. Sonoreto úpl. nový s dobr. citl. prednes. (1950). K. Zůrik, Sered p. pr. 17B. 1138

Prod. RA, roč. 1939-47 (550), univ. log. právítka A. W. Faber, Darmstadt, 1/54 (500), vše bezvadné. Jos. Vonka, Vrchlabí, schr. 17. 1139

Prod. E446 (200), B443S (100), obě 90%, usm. čl. elektrolyt. 350 V/2,5 A (250). J. Bázika, Praha XIX, Nad Sádkou 1. 1140

Prod. el. spin. hodiny (1000), EK10 (3000). Jan Fähnrich, Praha II, Washingtonova 17. 1141

Vym. 2 el. RV2, 4P45 (180) za gasy do desek, fotoap. 6 × 9 a 9 × 12. Silv. Krajčovič, Bratislava, Markovičova 2. 1142

Prod. radio (3500), rad. gramo (6000), měnič (10 000), kuff. gramo (1000). Jan Hlavinka, Lhotsko, č. 22, p. Vizovice. 1143

Prod. zesil. výkys. skříň. s repro. os. EF9, EL12, AZ11 (1600), triedr Zeiss 6 × 30, pouzdro (2000), 6A8, 6Q7 (po 150), EBC11, UBL21 (po 200), buz. repro 20 cm difuz. (250). Reichstädter, Bratislava, Bajzova 13. 1144

Prod. nové AD1, AL4, EBL21, ECH21, EBL1, ACH1, EL11, ECH4, ABL1, UCH21, UBL 21 (po 250), EF9-11, AF3-7, EM11, EF22, AC2, RV12P4000 (po 200). Potřeb. DF26, Multavi I. Frant. Chmelík, České Meziříčí. 1145

Koup. novou el. AB2 Choral Telefunk. Jan Klesal, Louňov, Č. bratří 17. 1146

Prod. kuff. přístroj. na měř. el. všechn žhav. (2700), sup. s ECH3, ECH4, EBL1 tov., potřeb. opr. (2500), přenos dyn. nov., AD1 nov. z. Duchoň M., Praha XII, Ibsenova 1, mez. u p. K. 1147

Prod. EK-10 (3600), n. vym. za MWEc. J. Čejka, Vys. obch. šk., Praha II, Horská 3. 1148

Prod. kuff. super ABC univ. Philips, nové osaz. (6000). Ing. Mirosl. Procházka, Tesla, Strašnice, Třebohostická. 1149

Koup. panel. miliamperm. s thermočlán. na měření v proudu s rozsah. do 400 mA a 1 A. Může být i z voj. výprodeje. Nab. jen pís. na Rud. Marek, Praha XI, Kalininova 81. 1150

Prod. horské slunce (920). Reichstädter, Bratislava, Bajzova 13. 1151

Koup. el. DLL21. V. Volavka, Praha 173, pošt. příhr. 21/5-V. 1152

Koup. DCH11. Pred. neslad. bat. 4el. super, Sonora, osad. KK2, KF3, KBC1, KL5 (2500). D. Královic, stud. Čáry 309, p. Kútý 2. 1153

Prod. oscilogr. Philips GM3153 s DG7 (9500). V. Richter, Praha V, Břehová 4. 1154

Koup. Multavi II., s přísl. Nab. s ud. ceny, podmín. a popis přístroje na Baudyš Jos., elektro, Řešetova Lhota, p. Studnice u Národního. 1155

Koup. el. DF25, DC25, DDD25. F. Němeček, Štěřín, p. Kamenice u Stránských. 1156

Koup. usměrňovačky RG62 n. vym. za jakýkol. rad. mater. Havlík, Žďárec. 1157

Prod. krystaly 200 Kč (800), 125 Kč (600), 447 Kč (600), bat. super. S 5 miniatur. el. (5500). M. Mráček, Praha XVI, Na Březině 9/II. 1158

Koup. akékol. dynamo od 4 V do 220 V. Rob. Kubinec, Makov 31, Slov. 1159

Prod. 5 rep. s ozvuč. (po 600), Strnad. zvuk. film. vym. za gramomot. Kučera, V. Babice u Hradiště. 1160

Prod. mA/Vmetr 30, 300 mA, 3 V (700), vibr. WGL, 2,4 a (170), 2 MF trafa 125 Kč (170), CF2 (170), AF3, RG12D60, RENS1823d, RENS1834, RENS1884, H2618D, H2518D, PP2018 (po 100), 6K7G, CB1 (po 50). M. Štícha, Praha 8, Pivovarnická 11. 1162

Prod. 3mAmetry 1-5-100 mA (po 500), na ss V-A-metr na desku Ø 10 cm 10/20 V + 5/10 A (po 500), el. 2 × OS 12/500 (po 350), CCH1 (200), 2 × EF14 (po 200), 2 × EDD11 (po 200), EH2 (200), 2 × EAB1 (po 70). Mir. František, Val. Senice 75, p. Hor. Lideč. 1163

Prod. kuff. gramo (2000), DKE přestav. na RV12P2000 (800). Jar. Houzar, Rybáře, U rybníka 9. 1164

Prod. vst. vyst. a sif. tr. pro 2 × 4654 (1200), kuff. soupr. DUS 1,27 rozs. s měř. odp. o 30 KΩ (3500), můst. Omega I/1500, gramomot. 120/220 V asynchro. tal. a přen. (2000), krystal. mikrof. (300). Mir. František, Val. Senice 75, p. Hor. Lideč. 1165

„TESLA“ n. p. závod PŘELOUČ

přijme

5 radiomechaniků s praxí od 3 let výše, stravování a byty pro svobodné zajistěny.

Nástup zn. „IHned“