

## OBSAH

Zajímavé laboratorní přístroje . . . . .	150
O radiotechnice odborně i zábavně . . . . .	150
Přijímací souprava pro výběrový příjem kv . . . . .	152
Nový gaussmetr . . . . .	155
Mezifrekvenční obvody . . . . .	156
Zajímavý ss zesilovač . . . . .	157
Měření malých odporů . . . . .	158
Superhet na baterie . . . . .	160
Elektroakustická pračka . . . . .	162
Všeobecný zkoušecí přístroj . . . . .	164
Měření vzájemné indukčnosti . . . . .	165
Neobvyklé zapojení trilampovky . . . . .	166
Z opravářských zkušeností . . . . .	166
Vzhledné leptané štítky . . . . .	167
Johann Sebastian Bach . . . . .	168
Z naší korespondence . . . . .	168
Památe L. V. Čelanského . . . . .	169
Náhrada cívek Mignon a Duo . . . . .	170
Označení sovětských elektronek . . . . .	170
Z redakční pošty. Z redakce. K předchozímu číslu. Nové knihy . . . . .	171
Obsahy časopisu . . . . .	172
Koupě — prodej — výměna . . . . .	XXVII

## Chystáme pro vás

Měření velmi malých kapacit • Zesilovač s uzemněnou anodou jako výkonový stupeň • Ještě jedno časové relé bez elektronky • Přechodový odpor běžných přepinačů a svorek • Amatérský elektrostatický voltmetr s rozsahem 400 V a vstupním odporem  $2.10^{15} \Omega$  • Prostý měřič kmitočtu s přímým údajem • Ramenko a zvedač pro přenosku • Superhet na noční stolku.

## Z obsahu předchozího čísla

Fremodyn k příjmu fm i am • Přijímač na motocykl • Jednoduchý soustruh a naviječka • Housle se snímačem zvuku • Jiná úprava snímače pro kytaru • Přesné synchronní motorky • Williamsonův zesilovač s velmi věrným přednesem • Jak se měří vakuum • Barevná televise RCA • Výpočet žhavícího transformátoru a j.

## Tři roky radioklubu „Dosarmu“

Ústřední radioklub při Vsesazové dobrovolnické společnosti pro pomoc armádě („Dosarm“) vstoupil do čtvrtého roku své existence. Za uplynulé tři léta vychoval klub ve svých studovnách a dílnách velký počet radioamatérů, kteří aktivně pracují v krátkovlnné, televizní, ultra-krátkovlnné a konstruktérské sekci. Přičiněním a prací členů krátkovlnné sekce byly v klubu zbudovány dvě radiostanice s volací značkou UA-3-KAB a UA-3-KAF. Těmito stanicemi bylo udržováno spojení s různými radiokluby „Dosarmu“ a odtud byly také řízeny různé soutěže amatérů. Televizní sekce se snažila zpopularizovat tuto novou technickou výmožnost. Konstruktérskou skupinou bylo vypracováno několik vzorných televizních přijímačů, které měly velký úspěch. V moskevském klubu je instalováno zařízení, kterým je možno přenášet vysílaný program na jednu šestí přijímacích bodům. Konstruktérem tohoto zařízení je předseda televizní sekce inž. I. J. Kornienko a jeho aparatura se v několika měsíčních zkouškách výborně osvědčila.


Také činnost v sekci ultrakrátkých vln a v konstruktérské sekci byla v uplynulých třech letech na stálém vzestupu a v laboratořích byl zkonstruován velký počet různých aparatur pro příjem, zesilování i záznamu zvuku. Knihovna klubu je soustavně doplňována odbornými publikacemi. Také přednášky klubu, často doprovázené promítáním filmů, těšily se mimořádné pozornosti moskevského obyvatelstva a počet účastníků jde za rok do deseti tisíc. Dvakrát týdně v místnostech klubu je veřejně přístupná televize, při které je přenášen program moskevské stanice na velkém promítacím plátně na jednu pro 75 diváků. Také tuto aparaturu (s průměrem střímkou 40 cm) si členové klubu postavili sami.

## Pistolové pajedlo magnetem

Kdo má pistolové pajedlo, může s ním udělat tento pokus: zapne proud a přiblíží ostrý záhyb topného drátu k železnému šroubků. Magnetické pole šroubek přitáhne. Toho je možné využít, potřebujeme-li zapadlý šroubek vytáhnout z nepristupného místa. J. V.
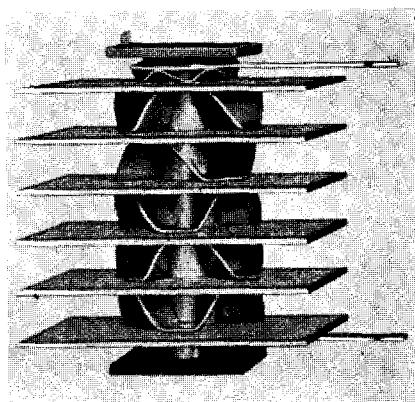
## Zlepšené chlazení usměrňovačů

Nejenom napětí na destičku, ale i proud na jednotku plochy se snaží američtí konstruktéři zvětšit. Jeden ze způsobů je vidět z obrázku. Usměrňovací destičky obdélného tvaru jsou odděleny dosti vysokými a otevřenými podložkami, které umožňují snazší průchod chladicího vzduchu.



## Koaxiální zesilovač

Přesný zesilovač pro vf signální generátory je z nejdřížších součástí přístroje a představuje výživu vrchol důmyslu konstruktérů. I nejpřesnější zesilovače (na př. General Radio), mají již při 50 Mc/s chybou 15 %. Stoddart Aircraft Radio Co. uvedla na trh nový zesilovač, který má s přesností  $\pm 0,5$  dB rozsah do 3000 Mc/s. Přepíná se po stupních 10 dB, výstupní odpor je  $50 \Omega$ . — (Proc. I.R.E., duben 50, str. 39A.) oh

## 27 až 15 000 c/s —

— je rozsah reproduktoriček soupravy, kterou nabízí fa Holl. Ve skříni o obsahu 1 m<sup>3</sup> je umístěn reproduktor průměru 45 cm s magnetem z Alnica V o váze 1 kg, s membránou ze zvláštní, velmi měkké plastické hmoty. Vlastní rezonance systému je u 27 c/s a největší kmitočet 800 c/s. Kmitočty do 15 000 c/s jsou reprodukovány dvěma systémy s exponenciálním trichýtem. Je-li souprava připojena na zdroj o velmi malém vnitřním odporu (nf zesilovač s velikou neg. zpětnou vazbou napětím), je na volném prostranství (bez vlivu stojatých vln) kmitočtová charakteristika rovná v rozsahu 27 až 15 000 c/s s odchylkou menší než 5 dB. Reproduktor má účinnost 30 % a zpracuje příkon 20 wattů. Američtí technikové nevěří zjevným pokusům, které mají dokázat, že lidskému sluchu je příjemnější užší kmitočtový rozsah a snaží se plně využít možností, které skýtají nové gramofonové desky (Decca ffrr, Columbia LP, Victor MG s kmitočtovým rozsahem až do 20 000 c/s) a fm dozias. — (Audio Eng., březen 50, str. 32.)

## Transformátory SOLA


Pro měřicí přístroje a přesné přijímače je nutno udržet konstantní žhavici i anodové napětí při značném kolísání napěti síťového. Zátež je při tom většinou konstantní. Pro tyto účely využívá fa Sola jednoduchý rozptýlový transformátor, který dodává různá žhavice a anodová napětí (na př. 2x300 V) s přesností  $\pm 3\%$  při kolísání sítě mezi 100 až 130 V. Transformátor je stejně velký jako odpovídající typ obyčejný a nepotřebuje doplňků, kromě vhodného kondenzátoru (papírového), kterým se přemostí svorky anodového napěti. Znovu zdůrazňujeme, že tyto transformátory dodávají konstantní napětí pouze při konstantní záťaze. (Electronics, říjen 1949, str. 39.) — rn-

## Miniaturní mf filtr

Rakouský „Radiotechnik“ referuje v č. 5/1950, str. 252 o mf filtru Philips, který má vlastnosti běžných filtrů a měří jen 10 x 25 x 36 mm. Obsahuje jádra z mat. ferrocube a drátové kondensátory 110 pF, nastavitelné mf = 446 až 464 kc/s, malá změna s teplotou (15 c/s na 1° C), a dodávání jádrem, které se posouvá šroubkem, s druhé strany je drženo malým spirálovým pérem. (Tento způsob dovoloval patrně velmi jemné nastavování bez obvyklých potíží se zadíráním železového materiálu nebo s jeho vikláním). — Jiný drobný mf filtr vyrábí vídeňská fa Richter; má průměr 24 mm a délku 55 mm, takže se blíží novým elektronkám typu rimlock.

V informacích, z nichž byla čerpána tato zpráva, není uvedeno, jakého činitele jakosti Q se u tak malých obvodů dosahuje. Z porovnání s podobným malým mf filtrem jiného původu, jehož vlastnosti jsme před časem měřili, je však možné odhadnout, že dosažitelné Q je v mezích 100 až 120.

Dvojité  
keramické  
kondensátory

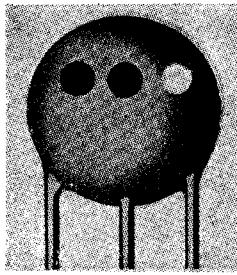

s kapacitami dvakrát 1; 1,5; 4 a 5 nF, o prům. 12,7 mm vyrábí podle připojeného snímku fa Radio Materials Corp. v Chicagu. Kondensátory mají jeden polopolečný a jsou zalisovány v neprodyšném obalu s barevným značením.

#### Evropské subminiaturní elektronky

Evropskou řadu subminiaturních elektronek vyuvinula britská fa *Mullard*. Řada obsahuje kromě již známých elektronek do naslouchacích přístrojů (DF70, DL71, DL72) osazení pro bateriový superhet (DAF70, DF72, DF73, DL75) se žhavením 1,4 V, dále elektronky pro ukv (EA76, EC70, EF70) pro žhavení 6,3 V a subminiaturní provedení elektronek EF6 a EF9 (EF72 a EF73). V řadě je také nová referenční elektronka (stabilizační výbojka s ustáleným napětím) 70B1. Všechny elektronky mají průměr 10 mm a délku 38 mm, tedy o málo víc než americké vzory. (Electr. Eng. únor 1950, str. 3A.)

H.

#### Magnetické zesilovače

Magnetický zesilovač je nejjednodušší a nejstabilnější zesilovač s napětí nebo proudem. Nové železové slitiny umožňují konstrukci malých, citlivých a výkonných zařízení. Fa *Vickers* vyuvinula řadu standardních magnet. zesilovačů se sítí nebo střívřepem, které jsou namontovány se všemi pomocnými zařízeními (transformátor, usměrňovač atd.) do jednoho krytu, velikého asi jako 1 až 10  $\mu\text{F}$  papírový kondensátor (podle výstupního výkonu od 5 mW do 100 W). Zesilovače napájí buď sítí napětím 60 c/s nebo 400 c/s (sítí v letadlech). Strmost zesilovačů je od 5,10<sup>4</sup> do 5,10<sup>6</sup> mA/V a stabilita lepší než 80  $\mu\text{V}$  (na vstupních svorkách) během 500 hodin chodu. (Electronics, únor 50, str. 31.)

#### Theorie čtyrpólu bez ideálního transformátoru

Ideální (bezztrátový) kondensátor, indukčnost, odpor a ideální transformátor (s nekonečnou indukčností, bez indukčnosti rozptylových a bez ztrát) tvořily dosud základ analýsy a syntheses čtyrpólu. R. Bott a R. J. Duffin ukázali v zajímavé práci (Journ. Appl. Physics, srpen 49, str. 816), že pro synthesis čtyrpólu lze vystačit pouze s odporem, kondensátorem a indukčností. Nová teorie jistě pozmění nás současný názor na analýsu a synthesis, ačkoliv obvody bez transformátorů jsou značně složitější. OH.

#### Elektronický filtr

Pro konstrukci nf filtrů se stále častěji používají různých elektronkových zapojení se čtyrpoly R-C. Fa Spencer-Kennedy uvedla na trh dvojitý elektronkový filtr, jehož mezní kmitočet se dál plynule řídí od 20 c/s do 200 kc/s. Každý člen lze přepnout tak, aby odřezával nízké kmitočty (high-pass) nebo vysoké kmitočty (low-pass). Zeslabení je 18 dB na oktavu. Spojili se oba filtry do série, je možno přístroje použít jako pásmového filtru s ménitelnou šíří pásma mezních kmitočtů nebo jako jednoduchého filtru se zeslabením 36 dB na oktavu. — (Audio Engineering, leden 50, str. 28.)

# ZAJÍMAVÉ LABORATORNÍ PŘÍSTROJE

#### Měření velikých odporů.

Pro přesné měření isolačních a svodových odporů řádu 1 až 1000 M $\Omega$  používalo se dosud Wheastoneova můstku se zrcátkovým galvanoměrem (nulový indikátor). Zrcátkový galvanoměr je však zařízení velmi chouloustivé a nehodí se proto pro měření mimo laboratoř (délky, zkušebny, práce pod širým nebem).

V laboratořích Boeing Airplane Co. vyvinuli robustní megohmmetr, jehož schema je na obrázku 1. Je to Wheastoneův můstek s poměrem větví 1:100 (s poměrně malými odporu měrné dekády  $R_n$ ) je možno měřit veliké isolační odporu ( $R_x$ ), napájený ze suché baterie 135 V. Jelikož proud z baterie je řádu 10 mA a baterie je zapnuta tlačítkem T, je krátké během měření, vydří dlouho. Jako nulový indikátor slouží elektronkový voltmetr ve známém můstkovém zapojení. Bylo použito poměrně citlivého přístroje pro nulovou indikaci (mikroammeter s rozsahem  $\pm 50$  mikroampérů), a proto doporučují autori stabilisovat anodový zdroj doutnavkami. Přístroj je potom dostatečně stabilní a citlivý, že přesnost měření je dána přesností normálu  $R_n$  a tak robustní, že je ho možno pohodlně používat i za nejneprůzivějších podmínek (i v letadle za letu, kdy zrcátkový galvanoměr zcela selhává).

(Electronics, březen 50, str. 118.)

#### Zdokonalený stroboskop.


Jednoduchého stroboskopu z obyčejné doutnavky, napájené střídavým proudem z osvětlovací sítě, se hodně používá ke

Obrázek 1. Místo chouloustivého zrcátkového galvanometru bylo v tomto megohmmetru použito jednoduchého elektronkového voltmetu jako nulového indikátoru. — Obrázek 2. Malý kuproxový usměrňovač a vhodný odpor zlepší vlastnosti jednoduchého stroboskopu s doutnavkou. — Obrázek 3. Kaskádu relé je možno nahradit v thermoregulátoru obyčejným thyatronem.

kontrole otáček gramofonového motorku, elektrických hodin a pod. Zapojení má však nevýhodu: Doutnavka svítí poměrně dosti značnou částí půlvlny, takže pohybující se obraz (stroboskopické značky gramofonového talíře, nepokoj hodin) je rozmaný a světlo se objeví každou půlvlnu (při sítí 50 c/s tedy stokrát za vteřinu). Obě tyto nevýhody odstraňuje zapojení podle obrazu 2. V řadě s doutnavkou je malý, suchý usměrňovač (doutnavka tedy svítí pouze jednou v periodě), a odpor (hodnota v závorce pro 120 V), jehož velikost je volena tak, že záblesk trvá 5 až 10 msec, což je doba dostatečně krátká pro pohodlné pozorování pohybujícího se obrazu. (Čtenáře gramofily upozorňujeme, že během špiček v ranních a večerních hodinách je podle našich pozorování kmotocet sítě značně menší než jmenovitých 50 c/s — jednou jsme zjistili dokonce 46 c/s — takže v této době nedoporučujeme nastavování otáček gramofonu provádět). (Electronics, březen 50, str. 158, viz také zdokonalený stroboskop, RA 2/1946, str. 46.)
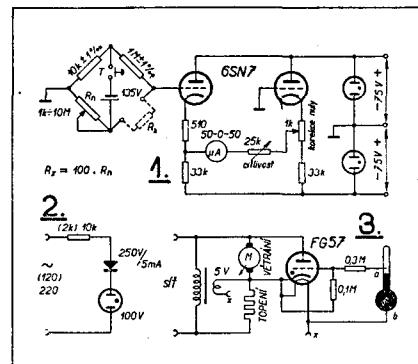
#### Jednoduchý thermoregulátor

Pro kontrolu teploty lázní a laboratorních ledniček, sušáren a pícek používá se



# © RADIOTECHNICE

protože se k činnosti používá jen střídavé složku světla (žárovky pod stolem jsou jen 40wattové, aby jejich tenká vlákná měla značnou st. složku). Denní světlo působí jako „stejnospěrně“ a zesilovačem neprojde. Večer je ovšem zapotřebí používat k osvětlování místnosti žárovek, napájených s proudem. Aby se při posuvání kůže po stole na různá místa nejvýše rozdíly v údajích, je pečlivě provedena korekce rozložením žárovek a úpravou fotonky. Stabilisátor udržuje svítivost žárovek stálou.

Zvětšený rozsah středních vln podle Kořánského plánu si v některých případech využívá použití větších konečných kapacit ladících kondenzátorů, při zachování kapacity počáteční. Problém vyřešila fa Plessey bez změny nástrojů a rozměrů kondenzátoru prostým použitím o něco silnějších rotorových plechů. Tím se zmenšila vzduchová mezera a konečná kapacita vzrostla na 580 pF. Navíc ještě stoupala stabilita a klesl sklon k mikrofonu.

často rtuťového teploměru; jeho sloupec rtuti tvoří kontakt, který sepne v okamžiku, kdy byla dosažena nastavená teplota. Jelikož průřez rtuti v kapiláře je velmi malý, je také spínací proud jen 0,1 až 1 mA (čím méně, tím déle teploměr vydrží). Používá se proto k ovládání topné spirály (nebo motoru ledničky) řetězu relé (na pf. k ovládání přískonu asi 2 kW je zapotřebí tří relé), z nichž první spíná při proudu pod 1 mA a poslední je schopno sepnout požadovaný výkon. Vtipné zapojení (obraz 3) bez relé bylo vyvinuto na universitě v Oregon (USA). Topný drát je zapojen v serii s malým motorkem větráku, který je překlenut thyratronem. Pokud je teplota pod nastavenou hodnotou a sloupec rtuti neužavírá obvod  $a-b$ , tu mřížka thyratronu dostává ze žhavicího vinutí napětí takové polarity, že thyratron je zapálen (jeho malý vnitřní odporník prakticky zkratuje motor větráku) a topná spirála dostává plné napětí sítě. Dostoupí-li teplota hodnoty, kdy sloupec rtuti vytvoří spojení mezi kontakty  $a-b$ , přivede se na mřížku thyratronu s druhého konce žhavicího vinutí napětí takové velikosti, že thyratron zhasne. Odporník motoru větráku je velmi veľký proti odporu topné spirály, takže topení se vypne a motor běží prakticky na plné sílové napětí. Větrák ochlazuje topný prostor tak dlouho, dokud zase rtuťový sloupec nerozpojí kontakty  $a-b$ . Tento způsob kontroly teploty je velmi účinný. Při použití vhodného teploměru je možno udržet teplotu v mezích asi  $\pm 0,1^\circ C$  i tehdy (vlivem chladicího účinku větráku) je-li okolní teplota o několik stupňů větší, než má kontrolovaný prostor (lázeň, pícka, sušárna). Proudové zatížení rtuťového sloupu je poměrně malé. Mřížkový proud a proud mřížkovými odpory je menší než 1 mA a napětí tak nízké, že mezi kontaktem a a rtuti nemůže vzniknout oblouček. (Electronics, číslození 50, str. 200.)

### *Laboratori eliminated*


Abychom v souhrnu zodpověděli dotazy čtenářů, které zajímá eliminátor s napětím spojitě měnitelným v širokých me-

## **ODBORNĚ I ZÁBAVNĚ**

Pro úspornost byla u nás před více než deseti lety uvedena do prodeje sdrožená elektronika ECL11, a i když ji všechni výrobcové neuvalili stejně vteře, dosud zůstává stálá poplátka, v jakém značném počtu přístrojů továrních i amatérských tato elektronika pracovala. Její užitečnost je však uznána také tím, že britská fa Mullan uvedla nedávno na trh ECL80, t. j. triodou-koncovou pentodu v řadě se zmenšeným rozsahem.

Zdokonalená izolace drátů s objemem vložky větším než obvyklý smalt je nyní využíván (Belden, Chicago). Jméno nasvědčuje, že je využití syntetické hmoty nylon. Výrobce uvádí, že odolnost a elektrická pevnost nového isolantu umožňuje vinutí dvou magnetů bez prohlubní.

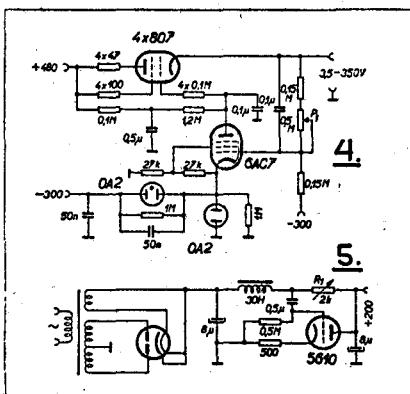Třemeli skleněnou tyč hedvábním, vznikla elektrina. Tato stará poučka z fyziky se objevila v novém rouchu. Jistý majitel televizního přístroje pozoroval na stínítku obrazovky „sněžení“, t. j. rychlý sled bě-



Obraz 4. Vhodným zapojením bylo v tomto eliminátoru dosaženo plynulé regulace napětí od 3,5 V do 350 V při odběru 0–300 mA.  
 Obraz 5. Místo velikých filtračních kondenzátorů a těžkých tlumivek je možno použít výkonné triody k dokonalej filtraci anodového napětí (pro měření přístroje).

zích, a s dostatečnou regulací, aby výstupní napětí nezáviselo na odběru, uveřejňujeme na obraze 4 zapojení vyvinuté Námořní laboratoří v USA. Schema přístroje se neliší příliš od známých (a mnohokrát popsaných, naposled E 50, č. 4, str. 79) zapojení se seriovou (vakuovou) regulační elektronkou. Aby bylo možno při dobré regulaci (asi  $\pm 2$  V) obsahnutý široký rozsah výstupního napětí (3,5 až 350 V), je kathoda pomocné elektronky 6AC7 (jako evropská EF14 nebo EF42) napájená ze zdroje záporného napětí minus 300 V, stabilisovaného výbojkami OA2 (stabilizační napětí 150 V, pracovní proud kolem 10 mA).

Výstupní napětí se měří potenciometrem P1. S udanými regulačními elektronkami (čtyři 807 paralelně, každá má samostatný ochranný odpor v anodě, stříšce mřížce a pracovní mřížce) je možno z eliminátoru odebírat proud asi 300 mA. Z evropských elektronek by se sem nejlépe hodila pentoda EL60 (nebo anglická EL34), která je (až na patiči) shodná

lých skvrnek, které vznikají u kv statickými poruchami v blízkosti přijímače. Jako příčina bylo zjištěno rychlé svlékání hedvábných punčoch v sousedním bytě.

nezávadných pincov v současnému bytí.  
Nová snímačka obrazovková pro televizi, ještě citlivější než orthicon, byla nedávno popsána v odborném tisku. Používá na obrazové ploše látky s vodivostí, závislou na osvětlení (podobně jako selen) a využití s osvětlením scény asi takovým, jakého se používá v pracovních místnostech. Nová obrazovková mřížka měří 25 mm v průměru a byla pojmenována vidicon.

K jistému opravdání přišel zákařník se stížností, že kdykoliv zapne přijímač, jehož byl se ochladit během hodiny hluboko poa snesitelnou mez. Opravdán nechátl věřit, ale přesvědčil se, že stížnost byla oprávněná. — Kromě toho však zjistil — a to historku odvodil z této báje — že těsně přijímačem byl thermostat, který ovládal samoběžné topení. Když pracující při jimač zvětšil teplotu v těsně blízkosti thermostatu o několik desetek stupňů, snažil se citlivý regulátor oteplení vyrovnat a usavítel přívod tepla. Když byl při jimač postaven jinam, kouzlo docela zmizelo.

s americkou 807. Při použití jiných elektronek je třeba dbát, aby jejich max. kathodový proud nebyl při max. odběru překročen a aby byly jejich anody s to vyzářit celý srážený výkon. V eliminátoru na obraze 4 musí být max. kathodový proud (všech elektronek paralelně) 300 mA, a anody musí vyzářit (při práci s výstupním napětím 3,5 V a proudem 300 mA)  $480 \cdot 0.3 = 144$  W. Zdroj ss napětí pro eliminátor musí být sám o sobě dostatečně tvrdý, což znamená (proto tento výkon) použít růtuťovou usměrňovačku s tlumivkovým vstupem. Polarizační napětí ( $-300$  V) se lehce získá z jedné poloviny anodového vinutí napájecího transformátoru suchým usměrňovačem, protože odebíraný proud je jen 10 až 20 miliampérů. (Electronics, březen 50, str. 192.)

Filtrace elektronkou


Pro měříci přístroje je často nutno mít anodový zdroj, který má nepatrnou složku bručivého napětí. Obvykle se problém řeší použitím mnohonásobného řetězce z tlumivek a velikých filtrážních kondenzátorů. Elegantnější a jistě lacinější způsob nalezi jsme ve schematu ss zesilovače pro geofyzikální měření. Paralelně ke druhému filtrážnímu kondenzátoru (obraz 5) je zapojena výkoná trioda (5610 = 6SN7, obě části paralelně), jejíž mřížka je napájena přes oddělovací kondenzátor z výstupu tlumivkového filtru. Střídavá složka na mřížce 5610 mění v rytmu své pulsace její statický (t. j. stejnosměrný) odpor a tím i proud přes filtrážní odpor 1 k $\Omega$ . Kladné půlvlny na mřížce způsobí zvětšení odběru a větší spád napětí na R1, záporné půlvlny změní proud elektronkou, což zmenší spád na R1 a zvětší výstupní napětí. Je-li tedy R1 vhodně nastaven, kompenzuje změny proudu triodou bručivé napětí na výstupu velmi účinně. Zapojení se ovšem hodí jen pro malé proudy (měříci přístroje, předzesilovače), protože pro účinnou filtrace musí být proud filtrážní elektronky rádově stejně veliký, jako proud odebírány. Jistě však ušetří mnoho místa a váhy, protože elektronka je o mnoho menší (a hlavně lehčí) než příslušné tlumivky a velké elektrolyty. (Electronics, březec 50, str. 105.)

## Jednoduchý elektronický počítací stroj

V elektronických laboratořích univerzity *Massachusetts Institute of Technology* byl vyníut nový jednoduchý a poměrně velmi malý elektrický počtačství stroj, který může řešit s menší přesností stejně problémy jako rozměrný ENIAC. Přístroj integruje a derivuje přímo (ne tedy řádami jako ENIAC) a řešení problému se objeví ve tvaru křivky na stínítku obrazovky za setinu vteřiny poté, co byly stroji dány příslušné informace a povely. Aby byl obraz na stínítku stále jasný a zřetelný, opakuje zařízení výpočet 60krát za vteřinu až do té doby, kdy jsou dány nové povely.

Přesnost přístroje je asi 5 %, opakování výsledky (křivky na stínítku) se nazvá-  
jem neliší o více než 1 %. Přístroje bylo  
již úspěšně použito pro řešení problémů  
komunikační filosofie, thermodynamiky a  
hydrodynamiky. (Electr. Eng., květen 50,  
str. 206.)

# PŘIJÍMACÍ SOUTRAVA

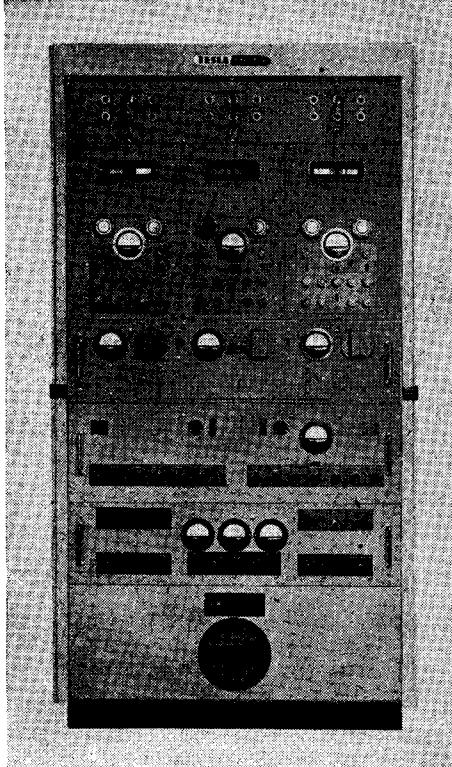

Pohled na výběrovou přijímací soupravu ZVP1 zpredu. Nahoře antenní panely, pod nimi jednotlivé přijímače, dále oscilátory s výmennými krystaly, dole výběrová a tónová část přístroje s kontrol. reproduktorem.

**U** speciálních přijímacích souprav, od kterých se požaduje mimořádná spolehlivost provozu při bezdrátovém styku i s velmi vzdálenými vysílači nevystačí již s prostředky, známými u běžných komunikačních přijímačů. Účelem tohoto článku je objasnit překážek, které omezují spolehlivost takového provozu. Dále pojednáme o prostředcích, které umožňují spolehlivost a o soupravě ZVP1, vyvinuté národním podnikem Tesla Elektronik na objednávku čs. pošt.

#### Překážky spolehlivosti provozu.

Při příjemu krátkovlnných pásem se uplatňuje nejvíce únik, známý všem poslušnacům rozhlasu jako kolísání síly příjmu a projevující se zejména u starších přijímačů, které nejsou opatřeny samočinným řízením citlivosti. Další potíže působí kmitočtová stabilita přijímače. Naladíme-li přijímač hned po zapnutí, můsíme jej po určité době doladit, abychom dosáhli optimálního příjmu. Tento zjev, patrný zejména na krátkých vlnách, je způsoben nedostačující stabilitou pomocného oscilátoru v přijímači. Jistě potíže působí také šum a poruchy. Věnujme nyní pozornost hlavně úniku a stabilitě.

#### Únik

čili fading značí změnu síly pole v místě příjmu. Tuto změnu vyjadřujeme únikovým poměrem

$$F = b/a, \quad (1)$$

kde  $b$  je maximální, a minimální síla pole (na př. v  $\mu\text{V/m}$ ). Lze jej také vy-

jádřit v decibelech. Běžně se vyskytuje hodnota  $F = 10$  až 100, někdy i 10 000 a více, t. j. 20 až 40 dB, případně 80 dB. Rychlosť kolísání je různá: maxima po sobě následují v časovém intervalu několika minut nebo i zlomků vteřin.


Příčina úniku je dáná vlastnostmi ionosféry, neboť při mezikontinentálním styku na krátkých vlnách je nutno počítat s několika odrazy od ionosféry a podle toho se volí elevační úhel antény vysílače, t. j. úhel, měřený svisle, ve kterém anténa vyzařuje maximum energie (obraz 1). Pod pojmem ionosféra se méní několik vrstev plynu, ionisovaného působením kosmického a ultrafialového záření, které je v těchto místech velmi silné. Hustota ionů je různá, podle výšky, a vykazuje v několika místech maxima (ve výšce 200 až 900 km nad zemí), která se uplatňují při ohýbu nebo odrazu elektromagnetického záření. Hustota ionizace výška maxim se mění krátkodobě ve zmíněných již intervalech, nebo dlouhodobě (podle denní a roční doby), neboť se mění ionizační poměry. Potom kolísají i místa odrazu. Ve skutečnosti je zjev složitější: signál může dospat od vysílače do místa příjmu po několika drahách, jak naznačeno na obrazu 1, neboť není možno konstruovat vysílač anténu, která by vyzařovala jen v jednom směru. Signál, zazachyňený přijímací anténou, je potom dán vektorovým součtem složek, příslušných různým drahám signálu. Stav jednotlivých složek v místě příjmu závisí na stavu ionosféry v místech odrazu, což prakticky znamená, že síla jednotlivých složek se mění, takže se mění i vektorový součet složek v místě příjmu.

Protože dráhy jednotlivých složek jsou různé, přicházejí složky do místa příjmu v různé fázi. Tato okolnost může velmi zhoršit kvalitu příjmu, neboť v případě, že některé dvě převládající složky jsou přibližně stejně silné a fázově dostatečně odlišné, vzniká ostrý únik.

Prostředků, jejichž cílem jest omezení vlivu úniku na kolísání příjmu, je ně-

kolik: samočinné řízení citlivosti, omezovače, a methody příjmu několika anténami.


Samočinné řízení citlivosti zná každý, kdo se někdy zabýval stavbou superhetu. Je-li účinné, lze jím dosáhnout, že počínaje od určité síly signálu se výstupní výkon přijímače prakticky nemění. Toto řešení vyhoví u běžných rozhlasových a komunikačních přijímačů; u speciál. přijímacích souprav, na něž jsou kládeny větší požadavky, toto řešení nevyhoví, neboť s únikem se mění poiner signálu

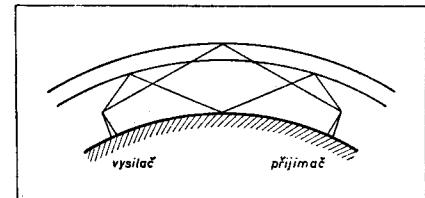

Obraz. 1. Výklad vzniku různého počtu odrazu signálu a tím délky dráhy a fáze na přijímací anténě.

k šumu. Když únik signál zeslabí, výrovná se toto zeslabení zvětšením zesílení přijímače. Současně se však zesílí i šum a poruchy. Při zmíněném, velmi účinném řízení citlivosti zůstává tedy úroveň signálu na výstupu přijímače stálá, ale úroveň šumu a poruch kolísá. Může nastat případ, že signál klesne pod úroveň šumu. Potom je samočinné řízení citlivosti bezmocné a není tedy pravým řešením.

Podobně je tomu u omezovačů, které se vyskytují u přijímačů pro příjem kmitočtové modulace. Jejich účelem je odstraňení přídavné amplitudové modulace, která bývá způsobována rušivými vlivy podél dráhy, kterou se signál šíří (únik působí vlastně přídavnou modulaci signálu kmitočtem, daným časovým průběhem kolísání). Kromě toho upravují am-

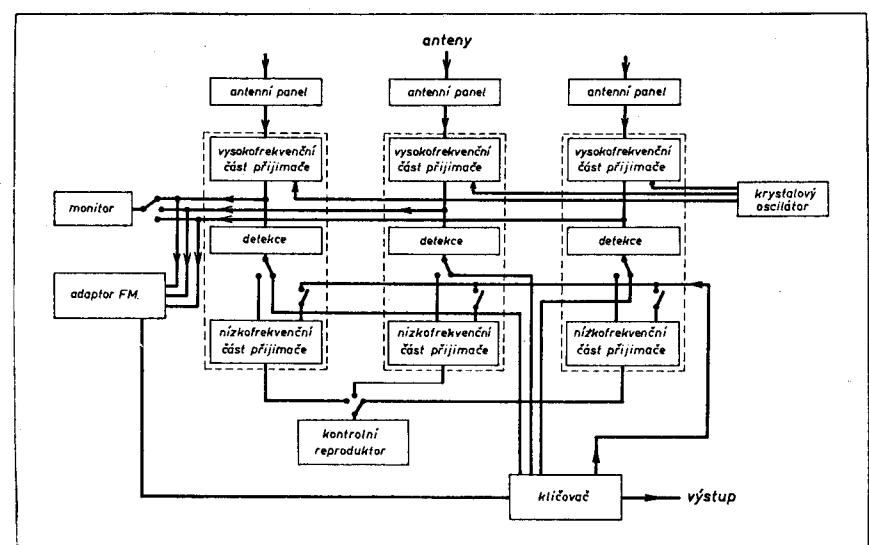

Obraz 2. Přehledné schéma přijímací soupravy ZVP1 pro výběrový příjem.

# PRO VÝBĚROVÝ PŘÍJEM KV

## TESLA-ELEKTRONIK

plitudu signálu na hodnotu, požadovanou vlastnostmi diskriminátoru, neboť většina diskriminátorů je citlivá také na amplitudu (nikoliv tedy jen na kmitočtový zdvih, jak to požadujeme).

Typickým řešením tohoto problému jsou metody výběrového (diversity) příjmu. Společným znakem těchto metod je současný příjem několika antenami. Zvláštním zařízením se vybírá nejlepší signál a ten se dále zpracovává. Metoda prostorového výběru (spáce diversity) vychází ze zkušenosti, že na antenách dostatečně od sebe vzdálených nenastává únik současně. Zřetelné únikové rozlišení lze pozorovat již při příjmu na anteny, vzdálené od sebe na délku jedné vlny přijímaného signálu. Rozlišení se ovšem zvětšuje s rostoucí vzdáleností anten a tím roste také rozdíl okamžitých hodnot napětí indukovaných do anten. S tím souvisí fázový rozdíl napětí, zachyceného antenami; také ztráty na vedeních k přijimačům se zvětšují, neboť roste délka těchto vedení. Vhodnou vzdálenost určuje kompromis: běžně se volí kolem deseti-násobku délky vlny přijímaného signálu. Obyčejně se pracuje se třemi antenami, umístěnými ve vrcholech rovnostranného trojúhelníka, jehož strany — vzdálenosti anten — mají uvedenou délku. Největší rozlišení nastane, když vysílač leží ve směru spojnice dvou anten, neboť potom je fázový rozdíl signálu na těchto antenách největší. Systém tří anten poskytuje dostatečné rozlišení ve všech směrech. Je-li pravidelný styk s vysílači v určitém směru, stačí někdy postavit jen dvě anteny tak, aby jejich spojnice se kryla s žádaným směrem. Tato metoda dává velmi dobré výsledky a hodí se tam, kde je k dispozici dostatek místa.

Metoda polarizačního výběru (polarisation diversity) vychází z podobné zkušenosti: únik nenastává současně u vodorovné a svislé složky pole v místě příjmu. Při interferenci složek signálu, přícházejících do místa příjmu po různých drahách se mění směr výsledného vektoru, takže se mění svislá i vodorovná složka tohoto vektoru. Ačkoliv je antena vysílače polarisována v určitém směru (vodorovně nebo svisle), je polarizace v místě příjmu zcela obecná. Této metody lze s výhodou použít tam, kde je málo místa k umístění anten, i když nedává tak spolehlivé výsledky jako metoda předchozí.

### Stabilita

Přijimač se obvykle vyjadřuje absolutně (t. j. počtem Hz, nikoliv v procentech). Pod tímto pojmem se obvykle míní odchyly kmitočtu stabilního signálu, jak se jeví na výstupu vf zesilovače před detektorem, způsobená vlivy v přijimači. Na kmitočtové stabilitě se podílejí jen pomocné oscilátory, používané ve směšovacích stupních.

### Přijímací souprava ZVP 1

Cinnost soupravy jakožto celku lze sledovat na přehledném schématu (obrazec 2). Z anten souměrných nebo nesouměrných se přivádí signál na antenní panel, který

umožňuje volbu anten a zároveň převádí vyšší impedanci souměrných anten na nízkou impedanci vstupu přijimače. Vf část přijimače obsahuje vf zesilovač, I. směšovač, I. mf zesilovač, II. směšovač, II. oscilátor a II. mf zesilovač. I. oscilátor je krystalový a je umístěn na jiném panelu. Signál z II. mf zesilovače lze připojit na monitor, který usnadňuje přesné naladění přijimače, zejména při výběrovém příjmu. Podobně se signál odvádí do adaptoru pro příjem telegrafie s frekvencním posuvem. Výstup z detekčního stupně přijimače lze připojit buď na nf část přijimače nebo na klíčovač, který obsahuje vlastní výběrové zařízení. Do klíčovače je rovněž přiveden výstup adaptoru. Výstup klíčovače je možno připojit na nf část kteréhokoli přijimače. Přijimače a klíčovač mají samostatné výstupní linky. Kontrolní reproduktor se připojuje přepínačem na panelu monitoru k nf části libovolného přijimače.

### Přijimače

Jou superheterodynou s dvojím směšováním (přehledné schéma je na obrazec 3). Signál se zesiluje v předzesilovači s třemi laděnými obvody a mísí v I. směšovači s kmitočtem krystalového oscilátoru, takže vzniklý rozdílový kmitočet musí být zesílen v laditelném I. mf zesilovači. Teprve ve II. směšovači se získá směšování s kmitočtem proměnného oscilátoru pevný kmitočet 400 kHz, zpracovávaný ve II. mf zesilovači. Celkový přijímaný rozsah 3 až 24 MHz je rozdělen do 21 rozsa-



Obrazec 4. Připojení oscilátorů.


hů. Při přepínání rozsahů se přepínají obvody předzesilovače a současně se vyměňují krystalové boxy krystalového oscilátoru, který je na zvláštním panelu; kmitočet 1,1 až 2,1 MHz proměnného oscilátoru je stejný pro všechny rozsahy. Ve II. mf zesilovači se provádí úprava šířky pásma, rozdělené do poloh, z nichž první dvě jsou krystalové. Detekční část obsahuje detekci, zařízení pro samočinné mězení citlivosti a omezovač poruch. Při výběrovém příjmu jsou výstupy detekčních částí přijimače připojeny na výběrové zařízení v klíčovači. Při samostatném příjmu tvoří každý přijímač samostatný celek; ne signál z detekční části jde potom přímo do nf části přijimače.


Vstupní obvody přijimače jsou vázány na antenní obvod tak, aby byl zaručen optimální poměr signálu k šumu. Kromě toho je postaráno o potlačení nesymetrických poruch.

Dvojí směšování ve vf části přijimače bylo zvoleno ne pro získání vysoké zrcadlové selektivity, nýbrž hlavně pro dosažení velké požadované stability. Při provozu v přijímacím středisku musí přijímač běžet delší dobu bez obsluhy a bez doložování. U proměnného oscilátoru lze snadno dosáhnout stability na př. 1:5000. Při použití jednoho směšování by se pohybovala absolutní stabilita v našem případě v mezích 0,6 až 4,8 kHz podle přijímaného rozsahu. Při dvojím směšování můžeme použít na I. směšovači krystalový oscilátor se stabilitou asi 1:10<sup>6</sup>, t. j. asi 30 až 240 Hz v těchto rozsazích a teprve na II. směšovači proměnný oscilátor s uvedenou relativní stabilitou, kmitající na nižším kmitočtu. Uvažujeme-li střední kmitočet 1,6 MHz, pak proměnný oscilátor způsobuje nestabilitu 320 Hz, což je stabilita podstatně větší, než při jednom směšování. Ve skutečnosti jsou poměry poněkud příznivější: použijeme-li krystaly s vhodně voleným záporným tepelným koeficientem, je možno odchyly kmitočtu do jisté míry kompenzovat.

Nastoupený směr přinesl ovšem celou řadu potíží a problémů, které bylo nutno rozrešit.

Obrazec 3. Schema přijimače s dvojím směšováním a laděním první mezifrekvencí. — Obrazec 4. Připojení oscilátorů.

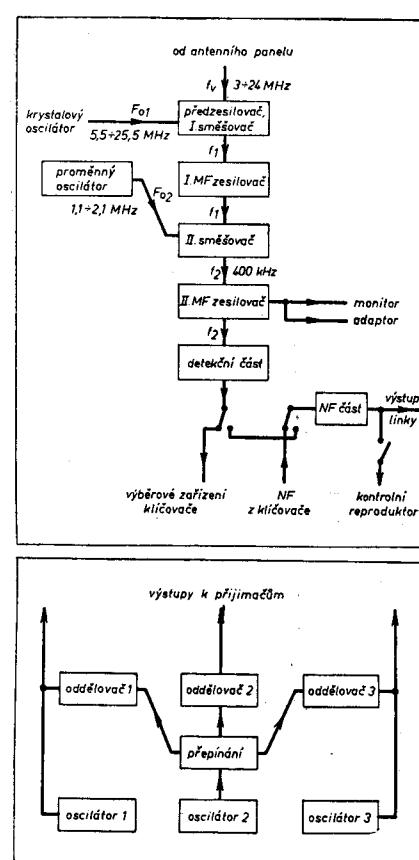

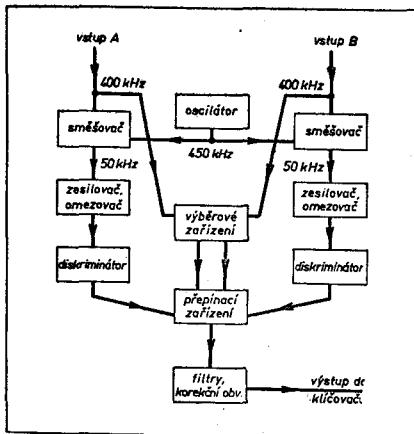

Obraz 8. Adaptor pro telegrafii s frekvenčním posuvem.

Pro dosažení dokonalejší kompenzace odchylek kmitočtu při souběhu bylo zvoleno uspořádání, při kterém ladění okruhu v předzesilovače směrem k vyšším kmitočtům odpovídá ladění proměnného mf zesilovače a proměnného oscilátoru směrem dolů. Na I. směšovači vzniká rozdíl kmitočtu ( $F_{01} - f_1$ ), který při ladění směrem nahoru (k větším  $f_1$ ) se zmenší, takže  $f_1$  (proměnná mf) se musí pro dosažení souběhu také zmenšovat.

Dalším problémem byl vlastní příjem. Podmínky, aby se na některém směšovači objevil signál, na který jsou naladěny další obvody, zní:

$$m F_{01} \pm f_1 = n F_{1s} \quad (2)$$

$$k F_{01} \pm f_1 = p F_{1s} \quad (3)$$

kde  $F_{01}$ ,  $F_{02}$  jsou kmitočty oscilátoru krytalového a proměnného,  $f_1$ ,  $f_2$  jsou resonanční kmitočty mf zesilovačů a  $F_{1s}$ ,  $F_{2s}$  jsou kmitočty signálů na mřížce prvého a druhého směšovače, a dále  $m$ ,  $n$ ,  $k$ ,  $p$  jsou libovolná kladná celá čísla. Mohou nastat případy, že přijimače je tak naladěn, že některá harmonická proměnného oscilátoru je shodná s přijímaným kmitočtem, jak to vyjadřuje rovnice

$$F_{01} \pm f_1 = k F_{02} \quad (4)$$

$$(k+1) F_{01} = F_{02} - f_1 \quad (5)$$

kde  $k$  určuje řadu harmonického proměnného oscilátoru. Existuje ještě jiný druh vlastního příjemu, a to dává-li harmonická proměnného oscilátoru s krytalovým oscilátorem na druhém směšovači rozdíl kmitočtu rovný druhé mezifrekvenci podle rovnice

$$F_{01} \pm f_1 = k F_{02} \quad (6)$$

Aby se zamezily tyto zjevy, je třeba velmi pečlivě dbát zásad vstupního stínění. Při velké citlivosti přijimače znamená to podobný problém, jaký se vyskytuje na př. při řešení signálního generátoru.

Po zásazích, provedených podle výsledků rozsáhlých měření byl vlastní příjem potlačen až na úroveň šumu, takže již neruší a lze jej nalézt jen po vyjmutí vstupní elektronky (čímž se sníží hladina šumu).

Pro dosažení optimálního poměru signálu k šumu i v případech výskytu silného rušivého signálu v blízkosti přijímaného slabého vysílače, a aby nevznikala příčná modulace nebo parazitní pří-

jem, bylo nutno řízení vstupního rozdělit na řízení vstupního I. mf zesilovače a II. mf zesilovače.

#### Krystalový oscilátor (obraz 4)



patří funkčně do přijimače, ale konstrukčně je na zvláštním panelu. Možnosti přepínání krystalů jsou dány požadavkem mnohostranného využití přijimače: lze použít kterékoli z přijimače, zcela samostatně nebo libovolných dvou přijimačů pro výběrový příjem (zvláště při výběrovém příjmu telegrafie s frekvenčním posuvem) nebo všech tří přijimačů pro výběrový příjem. Obsahuje tři samostatné části, z nichž každá má krystalový oscilátor a separátor. Krystalové boxy jsou umístěny v zásuvce, vysouvatelné z panelu. Požadavek co nejmenšího přeslechu při současném činnosti přijimačů, pracujících na témtéž rozsahu (s týmž kryštalem) si vynutil zcela zvláštní úpravu oscilátoru.

#### Monitor (obraz 5)

pro přesné ladění přijimačů obsahuje oddělovací zesilovač. Ve směšovači se zesílený kmitočet mísi s kmitočtem krystalového oscilátoru 400 kHz. Není-li přijimač přesně naladen, prochází nosný kmitočet signálu mimo střed propouštěného pásmu a ve směšovači vznikne interferenční tón. Přijimače se ladi na nulový záznam. Aby bylo zřejmé, na kterou stranu kmitočet běží při případné nestabilitě přijímaného kmitočtu, lze oscilátor přepojit na 401 kHz; klesá-li přijímaný kmitočet, zvyšuje se interferenční tón.
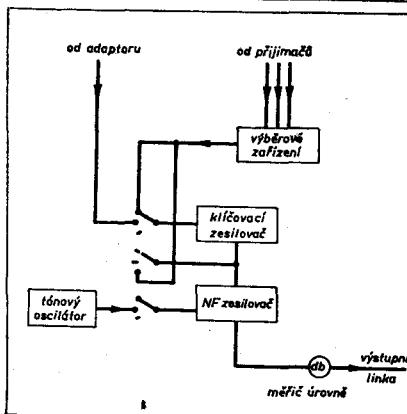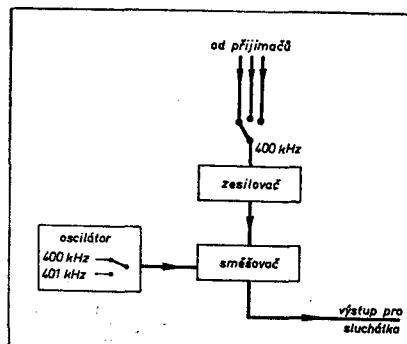
#### Klíčovač (obraz 6).

provádí definitivní úpravu signálu pro zapisovací přístroje. Při příjmu telegrafie, případně telefonie vybráva nejsilnější signál. Upravený telegrafní signál otevírá zesilovač, který zesiluje přepinatelný



tónový kmitočet z oscilátoru klíčovače. Úroveň klíčování je nastavitelná, rovněž tak výstupní NF výkon. Při fonii se používá jen výběrového zařízení a NF zesilovače.

Stejnosměrný klíčovací zesilovač je tak uspořádán, že při určitém vstupním napětí samočinně otevře a při určitém poklesu tohoto napětí jej znova samočinně uzavře. Rychlosť prepnutí nezávisí na tvaru přiváděného napětí. Pro činnost klíčovače je nutno, aby vstupní napětí dosáhlo určité hodnoty — klíčovací úroveň. Kromě toho obsahuje zesilovač filtr, který odfiltruje rušivé signály. Nastavení klíčovače úroveň je velmi důležité pro spolehlivé omezení vlivu úniku. Příklad časového průběhu kolísajícího signálu na vstupu přijimače je nakreslen na obr. 7. Na obrázku značí  $a$  minimum signálu,  $aF = b$  maximum signálu a  $k$  klíčovací úroveň. Při použití tří přijimačů lze pokusně určit, že optimální nastavení klíčovací hladiny je o 15 % rozpětí signálu nad minimem, tedy

$$k = a + 0,15 (aF - a),$$

z čehož

$$k/a = 0,15 F + 0,85$$

Při použití jednoho přijimače nutno nastavit  $k < a$ , v krajním případě  $k = a$  (klíčovací úroveň musí být nižší, než odpovídá minimu signálu). Poměr  $k/a$  značí potom zisk, dosažený výběrovým uspořádáním. Tento zisk roste s únikovým poměrem, jak patrné z křivky na obr. 7, vyjadřující uvedenou závislost.


#### Adaptor pro telegrafii s frekvenčním posuvem (obraz 8)

Při výběrovém příjemu telegrafie s frekvenčním posuvem se pracuje jen se dvěma antenami a se dvěma přijimači, neboť u kmitočtově modulovaných signálů se únik tolik neuplatní. Z posledního filtru

Obraz 5. Připojení monitoru k přesnému naladění všech tří přijimačů na žádaný signál.

Obraz 6. Přehledné schéma klíčovače, který vybírá z přijatých signálů nejsilnější.

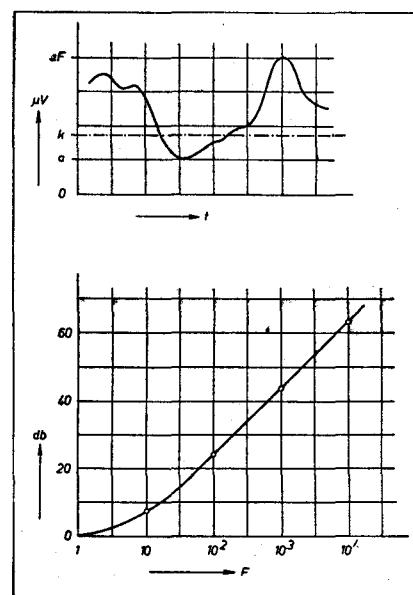Obraz 7a (nahore). Příklad časového průběhu kolísajícího signálu. — Obraz 7b (dole). Závislost zisku, dosaženého výběrovým uspořádáním, na únikovém poměru  $F$ .



II. mf zesilovače přijimačů se přivádí signál 400 kHz na vstupy A, B adaptoru do směšovačů, kde se mísí s kmitočtem 450 kHz pomocnýho oscilátoru. Rozdílový kmitočet 50 kHz se zpracuje v omezovačích a v diskriminátořech. Kromě toho se signál ze vstupu vede do výběrového zařízení. Toto zařízení rozlišuje silnější signál a ovládá elektronický přepinač, který připojuje na další obvody výstup té cesty, která pravě zpracovává silnější signál. Další obvody mezi ním poruchy a upravují tvar značek.

#### Kontrolní reproduktor a síťová část

jsou umístěny na společném panelu dole. Síťová část obsahuje kromě jistění tavnými pojistkami a maximálním spinacem magnetický stabilisátor síťového napětí, ze kterého jsou napájeny přijimače a krystalový oscilátor.

#### Přehled technických údajů přijimači soupravy ZVP 1

**Celkový přijímaný rozsah:** 3 až 24 MHz. — **Antenni panel:** přizpůsobení symetrických anten: 600 Ω, přizpůsobení nesymetrických anten: 75 Ω, zeslabení signálu v antenním panelu: 0,5 dB. — **Přijimače:** počet rozsahů: 21; šířka rozsahu 1,08 MHz; projekční stupnice: lineární (každý přijimač cejchovaný individuálně): 1 mm ± 1 kHz. — **Stabilita kmitočtu:** tepelný koeficient kmitočtu v ustáleném stavu: 30 Hz/°C. **Citlivost:** poloha přepinače pro šířku pásmata 3 (pro plný nf výkon, signál 6 dB nad šumem): 1 μV. **Odhylky:** šíře pásmata 1: +3 dB; šíře pásmata 5: -10 dB.

**Selektivita:** pro šířku pásmata útlum 1 2 3 4 5  
útlum 6 dB (b 2) .. 0,1 0,85 2,5 7,2 13,4 kHz  
20 dB (b 10) .. 0,22 1,7 3,7 8,6 15,1 kHz  
60 dB (b 1000) 2,7 5,4 7,7 14,1 21,7 kHz

**Selektivita vůči zrcadlovému kmitočtu:** > 80 dB; vůči kmitočtu I. MF zesilovače: > 80 dB; dvojsignalová (poměr nf výstupu 10 dB, rozladění 9 kHz): > 80 dB.

**Přeslechový útlum mezi přijimači:** při naladění na týž kmitočet:

> 80 dB, při rozladění o 9 kHz:  
> 100 dB.

**Nf částeč:** stejnosměrná složka diodového proudu pro plný výstup 240 mW při 30 % modulaci: 90 μA; skreslení při výkonu 25 mW: < 1 %; 50 mW: 1 %; 240 mW: 3,5 %; průběh kmitočtové charakteristiky rovný ( $\pm 2$  dB) v rozsahu: 30 Hz — 10 kHz; úroveň brumu proti plnému výkonu: -60 dB.

**Krystalový oscilátor:** počet výmenných krystalových boxů: 21, přesnost krystalů: 2 · 10<sup>-5</sup>.

**Monitor:** signál 1 μV na vstupu přijimače dá záznam 50 mW.

**Klíčovač:** nejvyšší rychlosť klíčování: 800 Bd; časová konstanta samočinného řízení citlivosti: 0,01 a 0,1 s; citlivost: klíčování nastává při proudu detekční diody: 10 μA; výstupní výkon na odporu 600 Ω (nastavitelný): max. 125 mW; nastavitelný tónový rozsah 0,6 — 1,8 kHz.

**Adaptor pro televizi s frekvenčním posuvem:** citlivost na vstupu adaptoru při zdvihu 200 Hz pro spolehlivé klíčování: 100 mW; maximální frekvenční posuv: ± 1,5 kHz; rozlišovací schopnost výběrového zařízení (na vstupu adaptoru): 3 dB; nejvyšší rychlosť klíčování 800 Bd. **Síťová část:** magnetický stabilisátor, rozsah stabilisace 195—248 V.

**Rozměry:** výška 210 cm; šířka 110 cm; hloubka 75 cm.

**Váha:** asi 350 kg.

#### Závěr.

Tento článek stačil obsáhnout jen stručně popis zařízení, a je určen pro předběžnou informaci technické veřejnosti. Uvedené technické výsledky jsou bilancí vývojové práce. V mnohem směru jsou lepší, než u zahraničních souprav tohoto druhu, ačkoliv souprava byla původně určena k nahrazení zahraničních výrobků. Dokazují, že cesta vývojové práce je správná a přes určité potíže vede k cíli.

#### Nový gaussmetr

Měření hustoty magnetického toku v malých vzduchových mezeračích je problém měřicí techniky. British Thomson Houston vyvinula nový gaussmetr, jehož měřící sonda je veliká 1,5 × 3 mm a silná 0,4 mm, takže možno ji vsunout i do velmi malé mezery (reproduktoře a pod.). Přístroj využívá tak zv. Hallova zjevu v germaniové destičce. Měřidlo se napájí z malé suché baterie a hustota magnetického toku se odečítá přímo na stupnicí mikroampérmetru (v gaussech). Rozsah přístroje je 0 až 25 kG, přesnost asi 3 %.

[Hallův zjev: Je-li v magnetickém poli tenká kovová destička tloušťky a v cm svou plochou kolmo na siločáry a protékající destičkou ss proudem  $I$  (v A), je na protilehlých krajinách kolmo na směr proudu rozdíl napětí  $e$ , úměrný intenzitě pole (v G). a tedy také hustotě magnetického toku (v gaussech). Napětí  $e = R \cdot H \cdot I \cdot 10^{-4} / a$ , kde  $R$  je tak zv. Hallův součinitel, jehož velikost kolísá v rozmezí +1000 do -100 pro různé kovy.] (Electronics Engineering, květen 1950, strana 201.)

#### Obrazovka s psací rychlostí 3000 km/sec

Pro fotografický záznam velmi rychlých zjevů vyvinula fa Ferranti novou obrazovku s průměrem střímkou 15 cm, s modré světélkující stopou a s velmi krátkou dobou dosvitu. Obrazovka má elektrostatické odchylování a elektromagnetické zaostrování. S napětím čtvrté anody 15 000 voltů dosahuje elektronový svazek rychlosti záznamu 3000 km/sec. — (Electronic Engineering, únor 1950, str. 31.)

#### Zvětšení dynamiky desek

Fa. Fairchild prodává nahrávací soupravu pro gramofonové desky, u které lze i během nahrávání souvisele řídit hustotu drážek. Při tichých pasážích může obsluhující počet drážek na cm zvětšit a v místech s fortissimem zase změnit, takže se nemusí totliko omezovat dynamický rozsah a přitom se deska plně využije. Výrobce tvrdí, že tímto způsobem lze zvýšit dynamiku o 15 dB a většinou se na desku vejde o 20 až 25 % počtu více. (Audio Engineering, únor 1950, str. 31.) -oh-


#### Stupalith

Pod timto obchodním označením vyrábí fa Stupakoff Ceramio keramický materiál, který snese ohromné tepelné změny. Při zkouškách byl využit na 1200°C (maximální provozní teplota), načež byl okamžitě ponoven do ledové vody (0°C), znova využit na 1200°C a ponoven do suchého ledu. Po opětovném využití na maximální teplotu byl ponoven do tekucího vzduchu. Každá zkouška byla stokrát opakována, aniž se materiál porušil. Firma dodává tento materiál s kladným, nulovým nebo záporným koeficientem teplotní roztáživosti, takže je ho možno spojovat s libovolným vodičem nebo isolantem. Electronics, únor 50, str. 166.) H.
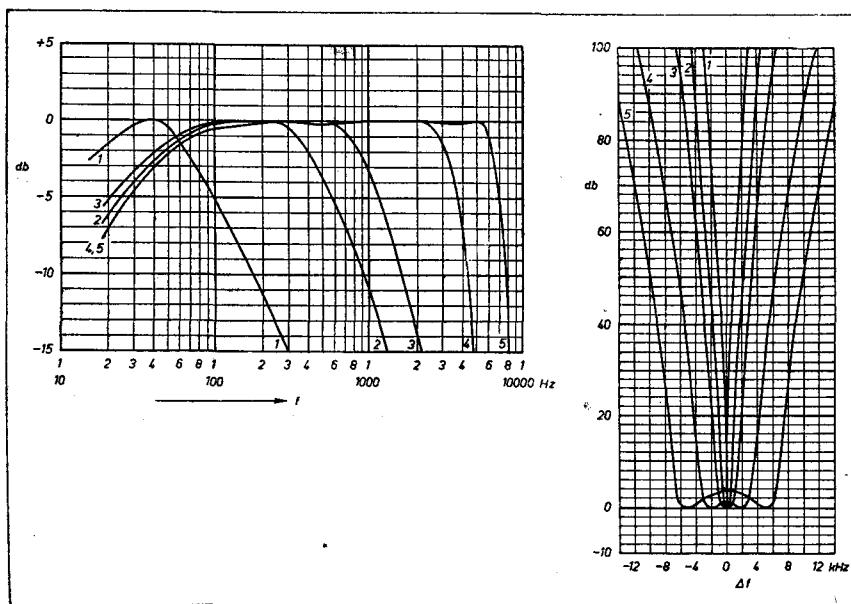
#### Selenové usměrňovače

prodávaly od konce války rychlý vývoj. Nejnovější provedení fy Selettron snese zpětné napětí 75 V max. na jeden článek a více než 20 mA na 1 cm<sup>2</sup> plochy. Na příklad usměrňovač pro 156 V/500 mA má pouze šest destiček o průměru 4,5 centimetru a snese zpětné napětí 465 voltů. Výrobce zaručuje životnost přes 10 000 hodin. Není proto divu, že ačkoliv jsou selenové usměrňovače o něco dražší než elektronka stejněho výkonu, používají se jich stále více v většině druzí přijimačů a měřicích přístrojů. (Electronics, únor 50, str. 177.)

Obraz 9. Nf a vf charakteristiky přijimače pro různá nastavení šíře pásmata.



# Mezifrekvenční obvody

Trocha užitečného počítání a praktických úvah pro dosažení nejvhodnějších hodnot a pracovních podmínek

**P**robereme vliv základních hodnot mezi-frekvenčního obvodu u běžného superhetu na tvar resonanční křivky, zisk a stabilitu. Nejde o věci nové; značná jejich část je obsažena i v základních příručkách. Snad však bude užitečné seřadit známé vzorce a výpočty podle hledisek, s nichž se obvykle o nich neuvažuje, a usnadnit tím návrh nejvhodnějšího mf obvodu, v němž převážně spočívá citlivost i selektivnost superhetu.

## Použité symboly:

- $f$  — kmítocet obecný
- $f_0$  — kmítocet resonanční
- $\omega$  — kruhový kmítocet,  $= 2\pi f$
- $k$  — součinitel vazby
- $Q$  — činitel jakosti;  $= \omega L / r_s = R_o / \omega_0 C$
- $x$  — poměr. rozladění;  $= |f - f_0| / f_0 = \Delta f / f_0$
- $\mu$  — zesilovací činitel elektronky
- $Z$  — zisk stupně
- $S$  — strmost elektronky
- $R_i$  — vnitřní odpor elektronky
- $R_o$  — resonanční odpor  $L/C \cdot r_s = Q \sqrt{L/C}$
- $L$  — indukčnost mf obvodu
- $C$  — kapacita mf obvodu

## 1. Činitel jakosti $Q$

Od pásmového filtru žádáme v prvé řadě vhodný průběh resonanční křivky. Její tvar závisí na součinu  $k \cdot Q$ , a pro jeho různé hodnoty jej zobrazuje diagram 1 [2] (jen levá polovice resonančních křivek; pravá je souměrná podle svislé osy, probíhající krajem diagramu, stupnice dB).

Diagram znázorňuje poměr napětí na sek. vinutí filtru,  $e_2/e_{20}$ , v závislosti na poměru rozladění  $x$ ;  $e_{20}$  je napětí při naladění na střed pásmá, t. j.  $x = 0$ . Vídme z něho, že pro vazbu volnou,  $k \cdot Q$  menší než 1, je křivka špičatá, při  $k \cdot Q$  větší než 1, je sedlovitá, se sedlem tím hlubším, čím větší je  $k \cdot Q$ . Aby v mf obvodech nenastávalo příliš málo tlumené kmitání při skočích vf napětí (a tím skreslení přechodových zjevů v přednesu), je zapotřebí, aby  $k \cdot Q$  nepřesáhlo hodnotu 1,57 (odvození viz [1]). Tak docházíme k průběhu, který v diagramu zastoupí křivka pro  $k \cdot Q = 1,5$ , s velmi malým sedlem.

Dále žádáme, aby křivka dávala vhodnou selektivnost. Z diagramu je vidět, že pro zmenšení  $e_2/e_{20}$  na polovinu (t. j. minus 6 dB) vychází hodnota  $2x \cdot Q = 2,8$ . Dosadíme-li za  $x = \Delta f/f_0$ , můžeme vypočítat vhodné  $Q$  z daných  $\Delta f$ , t. j. polovice šíře pásmá pro útlum 0,5;  $f_0$ , střed pásmá či daná mezifrekvence, a požadovaného průběhu, určeného  $k \cdot Q = 1,57$ :

$$Q = 2,8 f_0 / 2\Delta f = 1,4 f_0 / \Delta f \quad (1)$$

Například pro mf = 450 kc/s =  $f_0$ ,  $\Delta f = 5$  kc/s vyjde optimální  $Q = 1,4 \times 450 : 5 = 126$ . Pro několik hodnot mf kmítocetu a šíře pásmá obsahuje optimální  $Q$  tabulka I. Shledáváme, že

požadovaným tvarom resonanční křivky a danou šíří pásmá je  $Q$  určeno jednoznačně, a není proto správné snažit se o  $Q$  pokud lze nejvíce.

Ukázka konstrukce mf filtru.  $C = 100$  pF,  $Q_1 = Q_2 = 200$  bez krytu, 115 s menším čtvrtřaným krytem, 135 s větším, 180 s válcovým (první dva zinkové, válcový měděný). Trimr uprostřed spojuje středy vinutí a je jediným prostředkem k snadnému nastavení šíře pásmá.


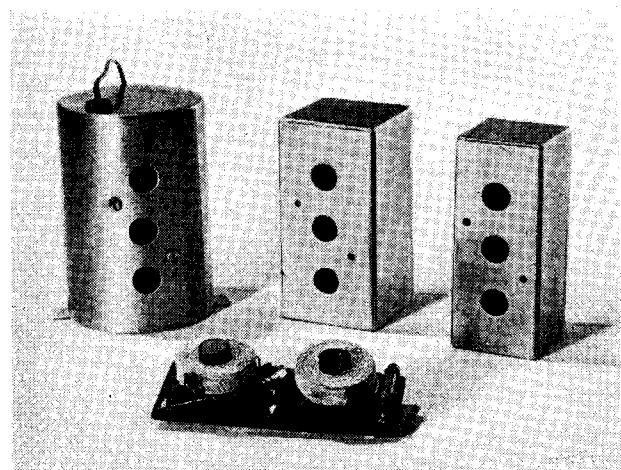


Diagram 1. Závislost tvaru křivky pásmového filtru na poměrném rozladění, násobeném činitelem jakosti,  $2xQ$ , pro různé hodnoty  $k \cdot Q$ .

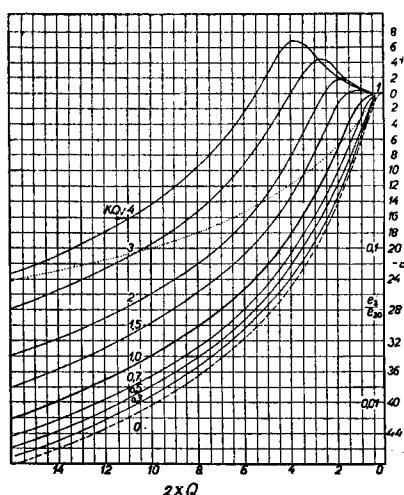

## II. Zisk

Když byl v anodovém obvodu mf zesilovací elektronky jen jediný ladící obvod, zapojený celým vinutím, byl by zisk

$$Z = \mu \cdot R_o / (R_i + R_o) \quad (2)$$

Jde-li o pásmový filtr s dvěma prakticky shodnými obvody, napojenými zase celými vinutími, mezi mřížkami sousedních mf elektronek zisk poloviční. Protože používáme vf pentod s vnitřním odporem  $R_i$  podstatně větším než resonanční odpor  $R_o$ , můžeme  $R_o$  ve jmenovateli zanedbat a místo  $\mu/R_i$  psát strmost  $S$ . Při resonanci je  $R_o$  čistě ohmický. Pak vyjde celkový zisk

$$Z = 0,5 \cdot S \cdot R_o \quad (3)$$

Resonanční odpor  $R_o$  můžeme vyjádřit s použitím činitela jakosti  $Q$  a reaktance členů ladícího obvodu při res. kmítocetu:  $R_o = Q \cdot \omega_0 L = Q/\omega_0 C = Q \sqrt{L/C}$  (4)

Dosazením do vzorce pro zisk vyjde:

$$Z = 0,5 S \cdot Q \cdot \sqrt{L/C} \quad (5)$$

Při dané elektronce resp. při určité strmosti je zisk mf stupně přímo úměrný

Tabulka I  
Činitel jakosti  $Q$  pro různé mf kmítocety a běžné hodnoty šíře pásmá  $\Delta f$ as

mf =	100	130	170	210	250
3	46,7	60,7	200	214	(840)
4	35,0	45,6	151	168	(630)
6	23,4	30,3	100	107	420
8	17,5	22,8	76	84	315
12	11,7	15,2	50	54	210

činiteli jakosti  $Q$ , a odmocnině z poměru  $L : C$  laděného obvodu mf filtra.

Pro týž kmítocet můžeme vyrobit obvod buď s velkým  $L$  a malým  $C$ , nebo naopak; musí být jenom splněn Thomsonův vzorec

$$\omega_0^2 = 1/(L \cdot C) = \text{konst.} \quad (6)$$

Také  $Q$  je však více méně pevně určeno požadavkem tvaru resonanční křivky a šíře pásmá, jak jsme viděli v předchozím odstavci, takže pro danou elektronku vyhází zisk

$$Z \approx \sqrt{L/C} \approx L. \quad (7)$$

Příklad. Pro mf 450 kc,  $Q = 150$ ,  $C = 200$  pF (samotný lad. kond. zhruba 150 pF, zbytek vlastní kapacita vinutí a spoje) vyjde potřebná indukčnost z upraveného Thomsonova vzorce:

$$L = 25330/f^2 \cdot C = 25330/0,203 \cdot 200 = 623 \mu\text{H} (\mu\text{H}; \text{Mc/s}; \text{pF})$$

Poměr  $L/C$ , vyjádřený v henry a faradech, je

$$623 \cdot 10^{-6}/200 \cdot 10^{-12} = 3,115 \cdot 10^6$$

a pro elektronku se strmostí 1 mA/V (bateriová pentoda asi jako DF 22) vyjde zisk

$$Z = 0,5 \cdot 1 \cdot 10^{-3} \cdot 150 \cdot 1,765 \cdot 10^3 = 132$$

Zmenšme-li ladící kapacitu na 100 pF, t. j. dvakrát, vzroste při témž kmítocetu indukčnost rovněž dvakrát, poměr  $L/C$  vzroste čtyřikrát, zisk dvakrát, čili na 264. To je podstatný přírůstek, a proto tam, kde potřebujeme větší zisk, používáme malých ladících kapacit a větších cívek. Že však tím způsobem nemůžeme libovolně zvětšovat zisk přístrojů, uvidíme dále.

## III. Ladící kapacita

Podle dosavadních výsledků by byl nejlepší obvod o zjištěném činiteli  $Q$  a s kapacitou pokud lze nejmenší, snad jen s vlastní kapacitou vinutí a spojů. Na př. při kapacitě 50 pF vzroste by zisk čtyřikrát proti hodnotě 200 pF, pro niž bylo prve vypočteno  $Z = 132$ . Tak by v jediném stupni vyšel zisk 528 včetně útlumu 0,5, čili mezi mřížkou a anodou byl by neobvyklý zisk 1056.

Mezi řidicí mřížkou a kathodou vf pentody je však kapacita 2 až 5 tisícin pF, a ta se uplatňuje jako  $(Z + 1)$ krát větší

kapacita mezi mřížkou a zemí (Millerův efekt), čili přidává se jako doplněk, rozložující mřížkový obvod mf filtru. Při zisku 200 je to hodnota 0,4 až 1 pF podle velikosti  $C_{ga}$ . Je-li elektronka řízena automatickým vyrovnaným citlivostí, mění se její strmost a tedy i zisk  $Z$  v mezích asi od desetiny do plné hodnoty, a tím i změněná kapacita kolísá, jak se mění výraz ( $Z + 1$ ). Pro jednoduchost předpokládejme, že se mění od nuly do plné hodnoty.

Pak však podle sily přijímaného signálu bude kolísat ladící kapacita mřížkového obvodu o hodnotu řádu 1 pF, a mřížkový obvod bude rozložován. Aby to nemělo cílený vliv na výslednou resonanční křivku, musí být posun od původního resonančního kmitočtu malý proti použité šíři pásmu. V příkladě, který jsme počítali, činí půl šíře pásmá řádově 1 % z kmitočtu (4,5 kc/s ze 450 kc/s). Nemá-li být rozložování rušivé, můžeme položit podmíinku, že smí být asi 0,1 z poloviční šíře pásmu, čili 0,1 % z mf kmitočtu 450 kc/s. V tom případě se smí ladící kapacita měnit o 0,2 %, t. j. při 100 pF o 0,2 pF. Připustíme-li odchylky na obě strany, docházíme právě k hodnotě 0,4 pF přípustného kolísání  $C_{pk}$ , které dostáváme při zisku 200 a  $C_{ga} = 0,002$  pF. Je tedy, zhruba vzato, ladící kapacita 100 pF nejmenší vhodnou hodnotou pro mf v oblasti 450 kc/s. Pro mf v oblasti 100 kc/s bylo by lze odvodit ji podobně.

Kromě změny ladící kapacity vinou  $C_{ga}$  a Millerova zjevu jsou ještě jiné podobné vlivy, na př. změna polohy spojů ve stínících trubkách, které nastávají samovolnou deformaci vodičů, a výměna elektronek.

#### IV. Zpětná vazba

Ani zisk v mf stupni nesmíme libovolně stupňovat, treba to zvětšování poměru  $L/C$  ve značných mezích umožnuje. I když totiž mf obvody dokonale stíníme, zůstává zpětná vazba mezi mřížkou a anodou, a to prostřednictvím kapacity  $C_{ga}$ . Pro svou úvahu se spokojme s odvozením jen přibližným; uvádění podrobného by ji příliš rozšířilo.

Na anodě máme proti mřížce napětí  $Z$  krát větší; zpětná vazba nastane jen tenkrát, když je anodový obvod naložen počněk pod resonancí, aby se choval jako kapacita, a pak nesmíme počítat s plným ziskem, jak jsme jej dříve odvodili, nýbrž s hodnotou  $Z_j$  nejvýše poloviční [3], protatím ji odhadněme na 100. Vazba mezi anodou a mřížkou je pak tvořena kapacitou  $C_{ga}$ , resp. jejím poměrem, k reaktanci téhož druhu mezi mřížkou a zemí, tedy k ladící kapacitě mf obvodu, předpoklá-

dejme, že je to 100 pF. Přenos napěti z anody na mřížku je podle toho


$$Z_j \cdot C_{ga}/C,$$

a protože  $Z_j$  a  $C$  jsou v našem příkladě číselně shodné, je vazba dána velikostí  $C_{ga}$ , t. j. 0,002 až 0,005. Avšak mřížkový obvod zvětší přenesené napětí  $Q$ -krát, a tu vidíme, že kdyby měl  $Q = 200$  a  $C_{ga} = 0,005$  pF, je  $k \cdot Q = 1$ , a to je mezi stability elektronkového stupně se zpětnou vazbou. Pro menší  $kQ$  je obvod stabilní, pro větší osculuje. To může snadno nastat, protože zisk pásmá snadno přesáhne hodnotu 100, a pak už běžný obvod může zavinit nestabilitu.

Tím je zhruba vysvětleno, že i dokonale stíněný mf stupeň může mít buď sklon k oscilacím, nebo aspoň nekontrolovatelně odtlumovat obvody, takže stejně dosáheme pravidelné resonanční křivky. Nejnázorněji to prozradí zkouška s kmitočtovým modulátorem. Při obvyklém způsobu využívání poznáme takový stav buď jen když obvod osculuje s mf kmitočtem, a pak buď „přijímač „motoruje“, jsou-li oscilace tak silné, že je automatika převede v rázování, nebo jen klouzavé píská při vyladění kterékoli stanice, nestáčí-li automatika rázovat; nebo konečně pozorujeme nápadné změny barvy přednesu i výkonu (resp. kolisavý průběh zásahu automatiky třeba na magickém oku) při ladění přes pásmo jednoho vysílače, podle toho, jak přejíždíme nepravidelnou resonanční křivku, a jak značně se zásahem automatiky zisk a tím i odtlumení zmenší. Máme-li nalaďeno na nejostřejší vrchol, je přednes bez výšek; o kousek dál je sice normální, ale zvětšený šum prozrajuje, že citlivost je menší.

S ohledem na popsané zjevy hledíme udržet zisk a činitel jakosti asi pod 200, i když nebylo jiných okolností, které na jejich stanovení mají vliv. Když naopak výkonné elektronky nebo selektivní a jahodní obvody vedou k větším hodnotám než uvedené, bývá zvykem napojovat anodu i mřížku chouloustivého stupně na obdobku vinutí 0,7 až 0,5 celk. počtu závitů, čímž se vazba i zisk zmenší 2–4krát, při

Oscilogramy ze zkoušek mf obvodů s použitím kmitočtového modulátoru (Radioamatér číslo 10/1946, str. 248 a d.; č. 11/46, str. 295). Vlevo křivka správného využívání přístroje  $k \cdot Q = 2,3$ . — Rozdílnost tvaru proti diagramu je dána tím, že oscilogramy jsou v lineární stupnici, kdežto svislá stupnice diagramu je logaritmická. — Štíhlý vrchol na křivce uprostřed nasvědčuje odtlumení zpětnou vazbou. — Vpravo obvod těsně před nasazením oscilací, vrchol je tak vysoký, že bylo nutno zmenšit obrázek, aby vysíl celý na stínítku, proto je levá část křivky vyvýšena sotva patrně.

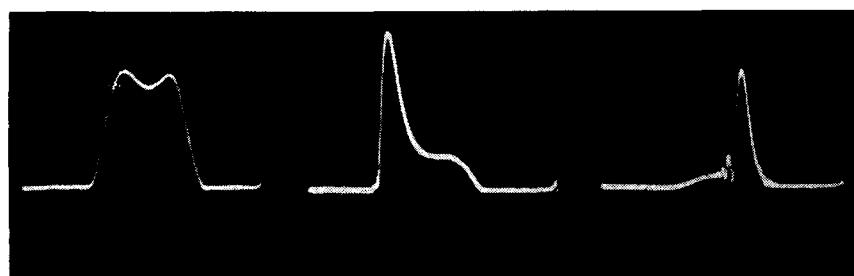

zachování selektivnosti. Jiný způsob omezení možnosti zpětné vazby je v použití jednoho, zpravidla anodového obvodu mf filtru podstatně méně výhodný. To přináší i výhodnější tvar resonanční křivky.

Okolnost, že u amatérských výrobků bývají popsané nesnáze jen zřídka pozorovány, má dvojí příčinu. Předně je jasnost novější používaných civek omezená, neboť většina železových jader má jen účel dodávání a nejsou dost rozměrná, aby dovolovala podstatné zlepšení  $Q$ . Za druhé jsou měření u většiny domácích konstruktérů omezena na prosté metody, které prozradí jen vyskytující se oscilace, ale ne méně nápadné projevy zpětné vazby. Přesto jsou závady v oboru, který jsme probrali, časté a ne vždy nevinné. Jednoduché vztahy, právě odvozené, usnadní ovládnutí zásad, kterými je možné takové chyby vyloučit. Ing. M. Pacák

#### Prameny:

[1.] B. Carniol, *Zakmitávací zjevy v rozhlasových přijímačích*, Slaboproudý obzor č. 1, 1948, str. 3.

[2] M. Pacák, *Fyzikální základy radio-techniky*, I. díl.

[3] H. Barkhausen, *Elektronenröhren* (1935) sv. III, § 5. c.

#### Zajímavý ss zesilovač

Dnešní laboratorní technika vynutila si konstrukci citlivých ss zesilovačů. Největším problémem při jejich konstrukci je stabilita pracovního bodu, který se mění nejen s napětím anodovým (nebo stínicím mřížkem), ale také se žhavicím napětím, které lze nesnadno stabilisovat. Zajímavé řešila tento problém britská fa Southern Instruments. Její zesilovač se skládá ze čtyř dvojčinných stupňů s velkou neg. zpětnou vazbou, kterou lze nastavit zisk na 10, 100 a 1000. Část výstupního napětí je vedena do děliče, který má přesně stejně zeslabení jako je zisk zesilovače. Tak vzniká na výstupu děliče stejně napětí, jako na výstupu zesilovače. Obě napětí jsou vedena do synchronního vibrátoru (pro autoradiu). Jakmile se napětí liší, vzniknou na jeho výstupu obdélníkové kmity, které zesilí obvykle z zesilovače a po usměrnění přivedou na vstupní elektronku (říditelnou pentodou), a tak nastaví správný pracovní bod a zisk zesilovače. Zde vidíme, že konstrukce stabilního ss zesilovače je na hranicích možností v dnešní zesilovačové technice. Stabilní ss zesilovač se ziskem 1000 je možné snadno sestrojit se třemi pentodami; ss zesilovač stejně stability a zisku obsahuje se všemi pomocnými obvody pro stabilizaci napětí nezřídka 15 až 25 elektronek. (Electronic Eng., leden 1950, str. 35.) - rn-

#### Nezničitelné elektronky

Subminiaturní provedení běžných typů elektronek, které uvedla na trh americká fa Raytheon, vyznačuje se skutečnou nezničitelností. Elektronky vydrží zaručeně 5000 hodin chodu při normálních pracovních podmínkách, okamžité zrychlení až 450 g (g = zrychlení třídy zemské až 10 m/sec<sup>2</sup>), po 96 hodin vibrace se zrychlením 2,5 g a odstředivé zrychlení 1000 g v každé poloze. Elektronky jsou určeny hlavně pro přístroje v letadlech, rízených střelách a raketách, kde se plně uplatní jejich malé rozměry, váha a odolnost proti mechanickým vlivům. (Electronics, 49/pros./str. 125.)

# MĚŘENÍ MALÝCH ODPORŮ

Ing Otakar A. HORNA

**S** úkolem změřití odporu řádu miliohmů ( $1\Omega = 1000\text{ m}\Omega$ ) se potkává elektrotechnik při konstrukci přesných měřidel (odpor kontaktů, spojek a přívodů) a při měření specifického odporu vodičů (přejímací zkoušky, kontrola při výrobě a p.). Pro tato měření se nehodí obyčejný Wheatstonův můstek nebo obvyklá zapojení ohmmetrická, protože odpor svorek ( $S_1$  a  $S_2$ ; obraz 1) a přívodních drátů ( $R_{P1}$  a  $R_{P2}$ ) může být větší až o několik řádů než měřená hodnota  $R_x$ . V následující statí popíšeme tři jednoduché metody, kterými lze vyloučit vliv  $R_P$  a měřit s dostatečnou přesností i odory řádu 0,01 mΩ.

## Upravená metoda avel

Nejprostší metoda pro měření odporu je založena na Ohmově zákoně. Měřeným odparem  $R_x$  prochází proud  $I$  (z pomocného zdroje), jehož velikost kontroluje ampérmetr. Úbytek napětí  $E$  na odporu  $R_x$  údava voltmetr s vnitřním odporem mnohonásobně větším než  $R_x$ . Hledaný odpor vypočteme z Ohmova zákona  $R_x = E/I$ . Na tomto principu jsou založeny všechny t. z. ohmmetry s přímým odečítáním odporu na stupnici. Pro měření malých odporů lze zapojení upravit podle obrazu 2. Do serie s baterií  $B$  je zapojen regulační odpor  $R_1$ , ampérmetr  $A$  a měřený odpor  $R_x$ . Tento obvod (1) jmenujeme proudovým. Přechodový odpor  $S_1$  a  $S_2$ , a odpor přívodních drátů  $c$  a  $d$  leží v serii s  $R_1$ , a ovlivňuje jen velikost proudu  $I$ . Přímo na  $R_x$  se připojí druhou dvojici drátů ( $a$ ,  $b$ ) milivoltmetr s rozsahem asi 10 mV a s vnitřním odporem větším než 100 Ω.

V tomto obvodu (2; zv. napěťovém) je přechodový odpor  $S_3$  a  $S_4$  (odpor připojení přívodních drátů) i odpor přívodů  $a$  a  $b$  v serii se značným vnitřním odporem milivoltmetru a nezpůsobuje tedy chybu. Poměr  $E/I$  je hledaný odpor  $R_x$ , vlastně odpor, který je zařazen mezi spojku přívodů  $ac$  a  $bd$ . (Všechny ostatní způsoby měření malých odporů jsou založeny na tomto principu.) Vysvítá z toho také, proč mají přesné normály odporu čtyři přívodní svorky (obraz 3), svorky 1,2 připojujeme do proudového obvodu, 3,4 do napěťového odvodu měřicí soupravy. Normální odpor  $R_n$  je odpor mezi body  $x$ , a jeho velikost není ovlivněna odporem vývodů a svorek.

Popsaná metoda má několik nevýhod. Citlivý milivoltmetr je chouloustivý a dráhy. Při měření odporu na př. přepinače může lehce dojít k přerušení  $R_x$  (přepinač nesepne); celé napětí z  $B$  se pak objeví na milivoltmetru, a přístroj poškodi. Autor sám metodu upravil tak, že místo ss napětí použil síťového napětí z transformátoru a místo ss milivoltmetru byl zapojen elektronkový nf voltmetr (vstupní odpor 10 MΩ se základním rozsahem 10 mV). Při proudu 2 A je tak možno měřit (s přesností až 10%) až do 0,5 mΩ. Přístroj není možno poškodit, protože použitý elektronkový voltmetr je na přetížení necitlivý (omezuje učinek zesilovače).

## Methoda Hockin-Mathiesonova

Přesnější metoda, kterou lze také snadno v laboratoři improvizovat, je na obrázku 4. Na svorky baterie (2 V akumulátor) se připojí měřicí drát (asi 1 m dlouhý z konstantanu nebo nikelinu, průměru asi 0,5 mm) s přesnou stupnicí (kovové strojnické pravítko).


Paralelně k drátu je připojen měřený odpor  $R_x$  a normální odpor  $R_n$  („čtyřsvorkový“, rádově stejný jako  $R_x$ ). Na drátu je jezdec, na který je připevněn galvanoměr  $G$ . Druhý vývod galvanometru se připojí nejprve na  $S_1$  a běžcem se posune po drátě tak, aby galvanoměr ukázal nulovou výchylku. Při tom je na drátě stejně napětí jako na svorce  $S_1$  odporu  $R_x$ . Přechodový odpor ( $S_1$  a odpor přívodního drátu) se neuplatní, protože v okamžiku nulové výchylky galvanometru jím neprochází proud. Postup opakujeme na svorkách  $S_2$ ,  $S_3$  a  $S_4$ , takže na drátě jsou vymezeny čtyři body, jejichž napětí jsou stejná jako na  $R_x$  a  $R_n$  (vyznačeno na obrazu 4 čárkovaně). Je-li průřez drátu konstantní, je také jeho odpor přesně úměrný jeho délce a tedy také napětí mezi jeho dvěma body jsou úměrná délce. Délky  $l_1$  a  $l_2$  jsou proto úměrný odporům  $R_x$  a  $R_n$ . Hledaný odpor je

$$Rx = R_n \cdot l_1 / l_2 \quad (1)$$

Přesnost metody je dána přesnosti kalibrace drátu a přesnosti, s jakou byly nalezeny a odměřeny body na drátu. S drátem 1 m dlouhým je možno dosáhnout přesnosti až 1%, je-li  $R_x = R_n$ . Měření je však dosti pracné (nutno vyměnit čtyři body) a měřit zařízení rozumně (veliká délka drátu), proto se této metody pro seriová měření nepoužívá.
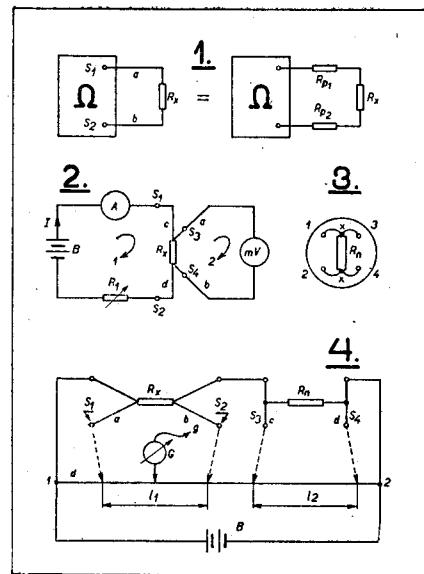
## Můstek Thomsonův

Vhodným uspořádáním Wheatstonova můstku je také možno dosáhnout toho, aby odpory přívodů a svorek (spojů) ležely v serii s velkými odory. Takový můstek se nazývá Thomsonův. Princip je na obrazu 5 (t. zv. můstek Hoopesov pro porovnávací měření vodivosti vzorků měděných vodičů). Do serie s baterií  $B$  je zapojen jednak normální odpor  $R_n$  (normální vzorek mědi), jednak měřený odpor  $R_x$  (zkoušený vzorek mědi). Přechodové odory svorek 1 až 4, a odory pomocných vedení jsou v serii s baterií a omezují pouze její proud. Na  $R_x$  a  $R_n$  se připojí pevné svorky  $a$ ,  $b$ ,  $c$ , a posuvný jezdce  $d$ . Jejich přechodový odpor a odpor přívodů k nim leží v serii s poměrně velkými odory  $R_1$  až  $R_4$ . Jezdce  $d$  se posouvá po  $R_n$  tak dlouho, až galvanoměr ukáže nulovou výchylku. Jelikož  $R_1 = R_2 = R_3 = R_4$ , neprochází galvanometrem proud v okamžiku, kdy napětí mezi  $ab$  se rovná napětí mezi  $cd$ , a tedy když  $R_x = R_n$  (v Hoopesově můstku je stupnice  $R_n$  cejchována v % vodivosti vzorku  $R_x$  vůči vzorku  $R_n$ ). Aby bylo lze provést analýsu můstku (i v obecném případě kdy  $R_1$  až  $R_4$  jsou různé) a zjistit nejdůležitější vlastnosti můstku: a) podmínku rovnováhy, b) přesnost, c) vnější odpor, d) citlivost, překreslili jsme můstek do tvaru na obrazu 6.



Obraz 1. V serii s měřeným odporem  $R_x$  leží odpor svorek  $S$  a odpor přívodních drátů a, b. — Obraz 2. Jednoduchou úpravou zapojení avel je možno měřit libovolně malé odory. — Obraz 3. Zapojení „čtyřsvorkového“ odporového normálu. — Obraz 4. Hockin-Mathiesonova metoda pro měření malých odporů.

## Analýza můstku

a) **Podmínka rovnováhy.** Galvanometrem  $G$  (obraz 6) neprochází proud ( $ig = 0$ ) když napětí na jeho svorkách (2,4)  $eg = 0$ . V tom případě musí být mezi body 1,2 a 2,3 a mezi 1,4 a 4,3 stejný poměr napětí

$$e_{1,2} : e_{2,3} = e_{1,4} : e_{4,3} \quad (2)$$

Z Ohmova zákona je možno psát

$$e_{1,1} = I_1 \cdot Rx + I_2 \cdot R_1 \quad (3)$$

$$e_{2,2} = I_1 \cdot R_n + I_2 \cdot R_2 \quad (4)$$

$$e_{1,4} = I_2 \cdot R_1 \quad (5)$$

$$e_{4,3} = I_2 \cdot R_4 \quad (6)$$

Z Kirchhoffova zákona je poměr  $I_1 : I_2$

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{R_s + R_x + R_d}{R_d} \quad (7)$$

Dosazení rovnic (3) až (7) do (2) vyjde podmínka rovnováhy

$$Rx = R_n \cdot R_1 / R_4 + \frac{R_s}{R_s + R_s + R_d} \left( \frac{R_1}{R_4} - \frac{R_s}{R_s} \right) \quad (8)$$

Ze vzorce (8) vyplývá, že při rovnováze můstku je měřený odpor  $R_x$  dán součtem dvou výrazů. V prvním je ten normální odpor  $R_n$  a odory pomocných větví  $R_1$  a  $R_4$  (veličiny přesně známé), v druhém se objevuje odpor  $R_d$ , složený (viz obraz 5) z proměnného (a neznámého) odporu svorek 3 a 4 a přívodních drátů. Tento člen lze vyloučit když

$$R_1 / R_4 = R_2 / R_3 \quad (9)$$

Označí-li se dále  $R_1 / R_4 = n$  je podmínka rovnováhy (tedy velikost měřeného  $R_x$ ) dána jednoduchým vztahem

$$Rx = n \cdot R_n \quad (10)$$

Z rovnice (10) vyplývá, že můstek lze vyrovnat při konstantním poměru  $n$  změnou  $R_n$  nebo při konstantním  $R_n$  (normální odpor) změnou poměru  $n$ . Obou způsobů se používá.

b) *Přesnost*. V praxi není nikdy možno dosáhnout absolutní rovnosti poměrů  $R_1/R_4$  a  $R_2/R_3$ . Poměry se liší o jakousi hodnotu  $h$ . Dosazením do druhého člena pravé strany rovnice (8) a za použití rovnice (9) lze chybu vyjádřit

$$R_{ch} = \frac{h}{R_d n + 1} \quad (11)$$

Chyba klesá s  $R_d$  a s rostoucím poměrem  $n$ . Veličina  $n$  je dána rozsahem měření, nelze ji proto libovolně volit. Zmenšit chybu lze jen zmenšením  $R_d$  a  $h$ . V Thomsonově městku musí být proto odpory  $R_1$  až  $R_4$  velmi přesně vyrovnaný a případný k měřenému odporu ( $R_d$ ) musí mít malý odpor (šroubové svorky, silné měděné vodiče).

c) *Vnější odpor*. Výchylka galvanoměru je úměrná odmocině z výkonu, který se promění v jeho cívce v teplo. Pro největší citlivost zapojení musí být odpor zdroje (zde odpor městku) roven odporu galvanoměru  $R_g$ . Za předpokladu, že odpor baterie (olověný akumulátor) a odpor  $R_x$  a  $R_n$  jsou (a musí být) zanedbatelné proti  $R_1$  až  $R_4$ , je vnější odpor městku  $R_{vn}$  dán výrazem

$$R_{vn} = \frac{n}{n+1} (R_s + R_d) \quad (12)$$

Pro největší citlivost musí být  $R_g = R_{vn}$ . Prakticky to není možno splnit, protože  $R_{vn}$  se mění při změně rozsahu (změnou  $n$ , resp.  $R_s$  a  $R_d$ ). Proto se odpor  $R_g$  volí tak, aby podmínka  $R_g = R_{vn}$  byla splňena pro střední (nebo nejpoužívanější) rozsah.

d) *Citlivost*. Citlivost městku je poměr mezi nejmenší pozorovatelnou výchylkou galvanoměru (a tedy i nejmenším měřitelným proudem  $I_g$ ) a nejmenší relativní změnou  $R_x$  nebo  $R_n$ . Přesné vyjádření závislosti  $I_g$  na  $\Delta R_n/R_n$  (relativní změna  $R_n$ ) je u Thomsonova městku nesnadné. Northrup řešil problém za předpokladu, že proud  $I_1$  je konstantní a že odpory  $R_1$  až  $R_4$  a  $R_g$  jsou zanedbatelné proti ostatním odpůrám obvodu. Potom lze jednoduše odvodit, že

$$I_g = \beta \cdot \frac{\Delta R_n}{R_n} \cdot \frac{R_n}{R_o} \cdot I_1 \quad (13)$$

kde

$$\beta = \frac{R_2 + R_1}{R_g + R_2 + R_1} \quad (14)$$

$$R_o = R_s + R_d + \frac{R_g \cdot (R_1 + R_2)}{R_g + R_1 + R_2} \quad (15)$$

Stanoví-li se přesnost měření, lze ze (13) určit potřebnou citlivost galvanoměru ( $I_g = I_g$ ) nebo vypočítat při daném galvanoměru (a ostatních podmínkách) přesnost měření.

#### Provedení městku.

Jako příklad skutečného provedení Thomsonova městku uvádíme schéma městku Hartmann & Braun (obraz 7; měření změnou  $R_n$ ) a městku Siemens (obraz 8, měření změnou  $n$ ).

Městek H & B používá jako normálu  $R_n$  silného drátu z manganihu, který je nařízen podél přesného měřítka a opatřen nožovým jezdcem. Odpory  $R_1$  až  $R_4$  se přepínají kolíkovým přepínačem a tak se mění poměr  $n$ . Při tom je možno místa připojení odporek  $R_1$  a  $R_2$  zaměnit s  $R_3$  a  $R_4$ , takže možno měřit s  $n$  větším nebo menším než 1.

Rozsah měření je 0,01 mΩ až 1 Ω. Galvanoměru se používá zvláštního, není využíván do přístroje. Jenodrušší obměnu tohoto zapojení je městek Omega III fy. Metra, n. p., s rozsahem 0,1 mΩ až 2Ω, s vestavěným galvanoměrem.

Městek Siemens používá pevného normálu  $R_n$  a vyrovnaní se provádí změnou poměru  $n$ . Poměr  $n$  se mění hrubě přepínáním  $R_1$  a  $R_2$ , a jemně odpory  $R_1$  a  $R_2$  složeným ze čtyř dekad s odporem 0,1; 1; 10 a 100 Ω. Dekády  $R_1$  a  $R_2$  mají přepínače mechanicky vázané, takže se přepínají současně a podmínka (9) je zachována.

Rozsah měření je dán velikostí normálu  $R_n$ , galvanoměr se používá zvláštní.

Všechny městky se napájejí (nejlépe) z olověného akumulátoru a napětím 2 až 6 V. Odebíraný proud je dosti značný, mezi 1 až 10 A.

(1) Dr Ing. E. Keinath: Die Technik elektrischer Messgeräte, II. díl, R. Oldenbourg, 1928.

(2) E. Kohlrausch: Lehrbuch der praktischen Physik, Teubner 1922.

(3) Dr A. Linker: Elektrotechnische Messkunde, J. Springer 1920.

(4) Ing. F. Milinovský: Elektrické měřicí metody, Šolc a Šimáček 1932.


## Jak jistit měřicí přístroje

**M**éně zkušení pracovníci, kteří si, díky příznivým podmírkám při výrobení, opatřili cenné měřicí přístroje, voltampermety a p. se často obracejí ke zkoušením kolegům s otázkou, jak takový přístroj zajistit proti přepálení cívky nebo upravení přívodů při nesprávném použití. Přístroj, který by byl v nedávné době takovou ochranu potřeboval, dříve nazvat obyčejně v ruce. — Způsob, jak chránit spotřebiče (také měřidlo) je spotřebitem, i když o to zvláště nestojíme) s proudem aspoň 50 mA a s krátkodobou odolností proti několikanásobnému přetížení, je znám: jsou to běžné jemné pojistky. Cítlivá měřidla však odebírají proud řádu 1 mA, a jednoduché, levné pojistky pro tak malou hodnotu nejsou.

Je proto základním zabezpečovacím prostředkem v takových případech opatrnost a pozornost. Leckomu se zdá málo spolehlivý, ale známé případy, kdy přes denní hojně používání měřidel nedošlo k poruše měřidla po dlouhou řadu let. Obyčejně stačí mít na paměti činnost měřidla a používat ho s ohledem na ni; začítat s větším rozsahem a teprve po ověření správnosti připojení a rozsahu přepínat na rozsahy citlivější. U měřidel, vyroběných v domácí dílně, volíme takové úpravy, které možnost poruchy omezují. K tomu směřuje používání nepříliš hustých rozsahů a účelného přepínání. Baránky a zdírky jsou s tohoto hlediska vhodnější než přepínače, protože přepnutí trvá déle a je čas na rozmyšlení. — Většina běžných měřidel snese krátkou dobu, na př. jednu vteřinu, i značné přetížení bez poruchy, používáme proto takových úprav měřicí techniky, aby delší přetížení bylo omezeno, ne-li vyloučeno. K tomu pomáhá na př. zapojování voltmetu s použitím jednoho krokodílku a na druhém přívodu jen dotyk, který přidržíme na zadaném místě.

Podobně můžeme často měřit i proud, využijeme-li k tomu v obvodech různých odporů, které poslouží jako více méně přesné bočníky. Na př. anodový proud koncové elektronky měříme připojením milíampérmetru paralelně k primáru výstupního transformátoru.

Co se může stát měřidlu, je-li přetíženo? Máme na mysli nejčastěji používaná měřidla s otočnou cívkou. Kratické, třeba značné přetížení, obyčejně neublíží prudovému obvodu, ale prudký náraz ručky nebo cívky na krajní doraz budou ručku ohně, což snadno napravitelné, nebo se poškodí uložení cívky v hrotach, a tu je oprava obtížnější. Někdy stačí narovnat pozorně hodinářským způsobem práce čepy, jindy musí přístroj do odborného závodu k důkladnějšímu léčení. — Přetížení nevelké, na př. trojnásobné, ale trvající déle, způsobí jednu z těchto poruch: přepálení vinutí otočné cívky (rámečku); přepálení předádávajícího odporu (části u hondkových přístrojů s malým odporem na a poddilensovanými předádajícími odpory); vyhřátí vlásků, které vracejí rámeček do klidové polohy, a toho plynoucí nesprávnost stupnice. Kterou ze závad dokáže domácí pracovník spravit sám a kterou musí přenechat odborníkům, to záleží na jeho dovednosti a kurzích. Kdo má jemně prsty a umí při práci přemýšlet, nemusí se vším běžet do továrny, a odvodi si vhodný pracovní postup pro hondkový přístroj. Je to práce z nejpočetnějších, nejenom protože při ní snadno objevíme své skryté schopnosti a poznáme i méně běžné věci z výrobních technik, ale hlavně vynaložíme tolik dovednosti a trpělivosti, než se ručka přístroje zase veselé zakývá, že k poruše, která by vynesla nové podobné výražení, příliš brzy nedojde.

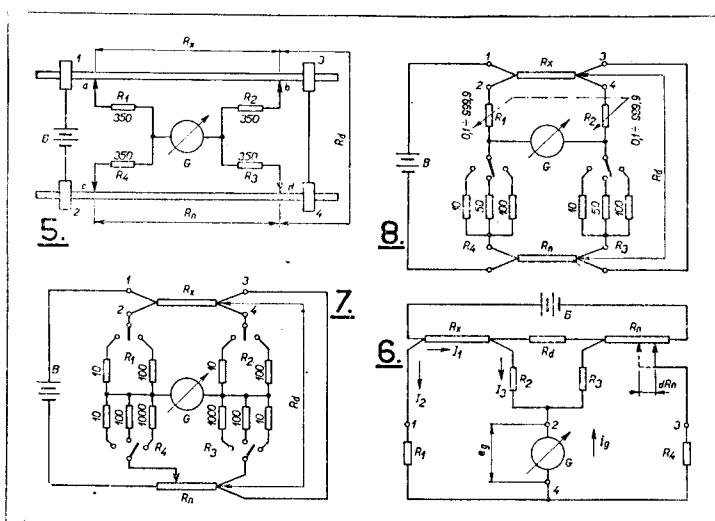


Obraz 5.  
Hoopesův  
městek pro  
měření spe-  
cifického  
odporu  
mědi.

Obraz 6.  
Thomsonův  
městek. —

Obraz 7.  
Městek fir-  
my Hart-  
mann &  
Braun. —

Obraz 8.  
Městek fy  
Siemens.

# SUPERHET NA BATERIE

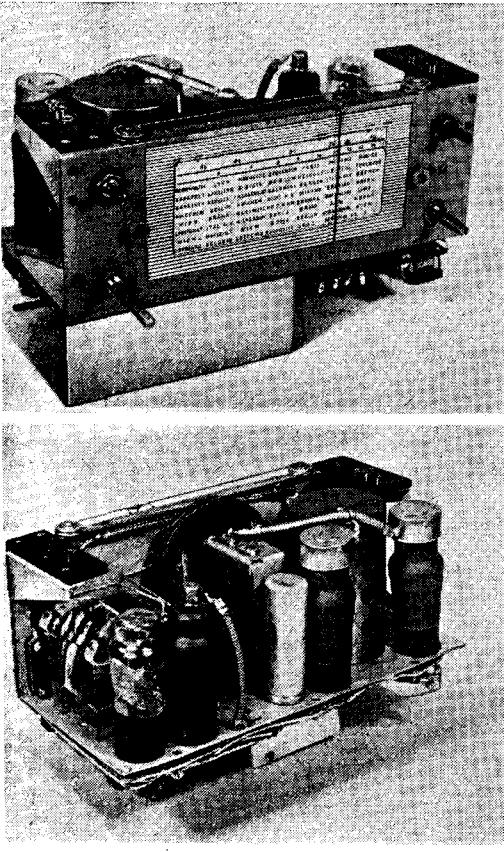

zební obvod zařazen přímo v anodě). — Mf filtry jsou upraveny tak, aby přístroj měl značný zisk, t. j. mají poměrně malé ladící kapacity a tím příznivější poměr  $L : C$  a větší resonanční odpor. Mají na stavitelnou vazbu trimry ze středu vinutí. Zvětšený citlivostí je vyskutku podstatné; je však důležité, aby druhý mf obvod nemohl působit na obvod vstupní, a proto je na rozdíl od snímků na výkrese rozdělen součástek poznaménko.

Demodulační obvod je zároveň zdrojem řídicího napětí automaticky, a do regulátoru hlasitosti je zavedena záporná zpětná vazba ze sekundáru výstupního transformátoru. Představíme-li si diodu jako odporníku 10 k $\Omega$  pro tónové kmitočty, shledáme, že stupeň zpětné vazby závisí na postavení regulátoru hlasitosti: při silném signálu, kdy je regulátor vytočen na začátek, blíže k dolnímu konci, je vazba velmi silná; při slabých signálech, kdy potřebujeme celou citlivost, a regulátor má běžec u horního konce, je zpětnovazební napětí změšeno v poměru *odpor diody : odpor regulátoru*. Tím pro slabé signály zachováváme téměř plný zisk nf části, a pro silné jeho vlastnosti zlepšuje me zpětnou vazbou přes celou nf část, až ke kmitačce.

Koncový stupeň je obvyklý, napájení je doplněno ellyt. kondensátorem, který omezuje zápornou zpětnou vazbu a nestabilitu, způsobenou proměnlivým vnitřním odporem anodové baterie. Proto je tu ještě dvojpólový spinač, který odpojí jeden pól žhavicího zdroje a kladný pól baterie anodové, která by se jinak zbytečně vybíjela svodem ellyt. kondensátoru. Spinač V je sdržen s reg. hlasitosti.

*Stavba.* Pro úsporu jsme vzorek stavěli na kostru a do skřínky bat. přístroje, po- psaného v loňském čísle 4. Jako obvykle řada pokusů předcházela konečný stav, a z nich jsou tyto zkušenosti. Náhrada DL-21 dvojtriody DDD25 není možná bez budíčího stupně a speciálního transformátoru s převodem sestupným, neboť DDD-

Na snímcích nahoře: kostra přístroje zpředu a zezadu; vlevo regulátor hlasitosti, přepínač rozsahu, vpravo ladění, tónová clona. Úprava pokusná, odlišná od výkresu. — Dole zapojení s hodnotami.


25 je trioda pro činnost B2, s mřížkovým proudem a se značným nárokem na výkon předchozího stupně. Rozhodně nestála samotná DAC21; toto je vůbec nezvyklá trioda, vnitřní odpór při 90 V je 130 k $\Omega$ , v odporech zapojení možná ještě podstatně více, a optimální pracovní podmínky má při pracovním odporu 500 k $\Omega$ . — Umístění cívkové soupravy pod kostrou, použití restiného 2. mf filtru a konstrukce na malé kostce zavinila zpětné vazby mf obvodu. Dokud jsme používali cívku s Q asi 180 a s lad. kapacitou 100 pF, nastávaly dokonce oscilace, které se účinkem automatiky proměnily v rázování s kmitočtem asi 100 c/s. Zjev byl odstraněn předně účelným uzemňováním na silný zemní drát, spojený s kostrou na jediném místě u ellyt. kondensátora, dále vložením stínícího krytu na vstupní cívku a konečně použitím mf obvodů s kapacitou 200 pF. I když nám obvod už nekmítal, nacházeli jsme při vyvažování s kmitočtovým modulátorem a osciloskopem na resonančních křivkách ostré, nesouměrné vrcholy, které bylo lze odstranit jen rozladěním. Pocházely od značného odtlumení některých obvodů právě vinou zpětné vazby.


Na výkrese jsme rozložení součástek pozměnili tak, aby vazba mezi anodou DF22 a mřížkou (vstupním obvodem) DK21 byla omezena, a oba mf filtry doporučujeme stíněné. Pak je možné použít původně zkoušených mf obvodů s ladícími kondensátory 100 pF a tím dosáhnout zhruba čtyřikrát většího zisku. I když je výkon přístroje při dobrém vyvážení velmi dobrý i s obvody méně výhodnými (C = 200 pF), je jeho zlepšení uvedenou změnou velmi zřetelné. — Jinak nechť se čtenář laskavě informuje o celkové úpravě kostry, skříně, ladícího převodu a ostatních zde neuvedených věcí z uvedeného loňského návodu. Zkušený může úpravu pozměnit podle svých záměrů, jen musí být vyloučeno zmíněné nebezpečí zpětné vazby, a řízení vhodně upraveno: ladící knoflík na pravé straně, hlasitost na levé (s ohledem na větší zručnost pravé ruky).

Cívková souprava je zajímavá jemným laděním na krátkých vlnách. Je to zdokonalená obměna úpravy v letošním č. 1:


I když bateriové elektronky nejsou v běžném výrobním programu čs. závodů, a vyskytují se proto v prodejnách vzácněji než elektronky pro přijímače na síť, jsou přece dosti hojně zastoupeny mezi domácími konstruktery, ať už jde o řadu D21 nebo obdobnou, jen paticemi odlišnou řadu D11, nebo konečně starší řadu K. V následujícím návodu najdou zájemci možnost jejich účelného využití se zvláštním zřetelem k malé spotřebě a značnému výkonu, který by aspoň zčásti vyrovnal menší zisk bateriových elektronek ve srovnání se síťovými.

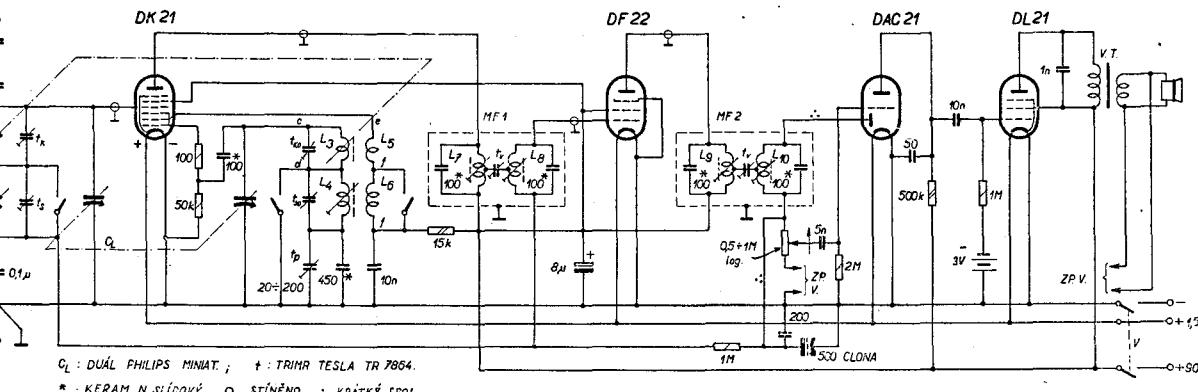*Popis.* Přístroj má standardní elektronky řady D, rozsah středních a krátkých vln s jemným laděním na krátkých, obvod oscilátoru upraven tak, aby oscilace se udržely i při starších elektronkách, nebo při zmenšených provozních napětích, když jsou už baterie částečně vyčerpány (va-




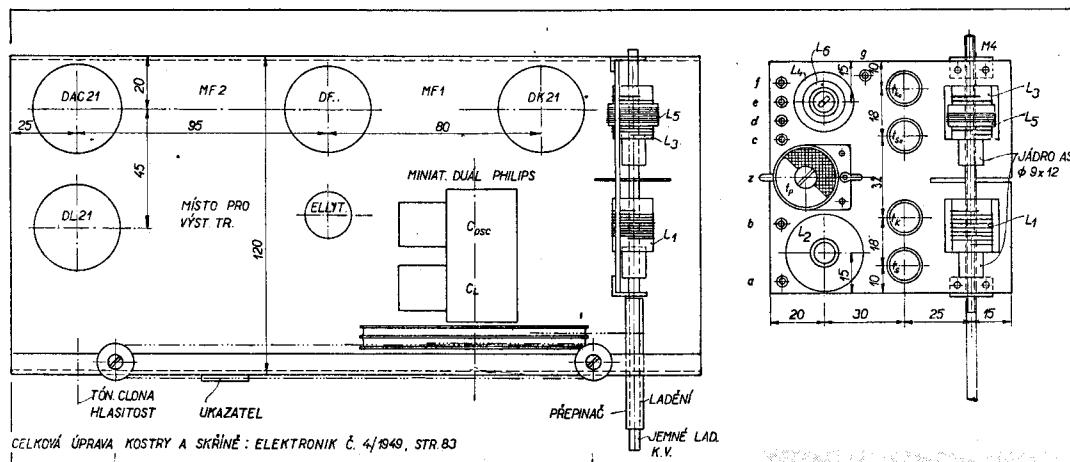

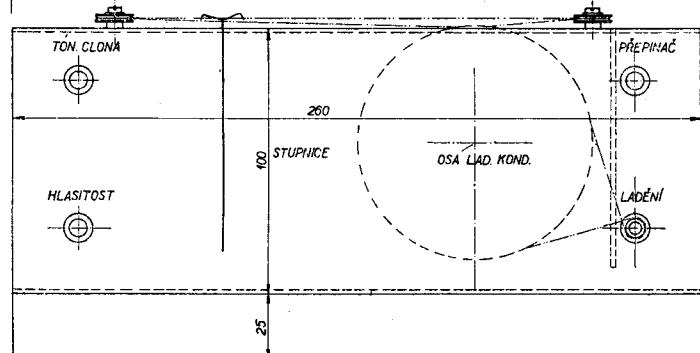CELKOVÁ ÚPRAVA KOSTRY A SKŘÍNNĚ: ELEKTRONIK Č. 4/1949, STR. 83



dodařuje se současně vstupní i oscilátorový obvod, ale po zkušenostech s poměrně prostým přístrojem soudíme, že by došlo k dalšímu postačení, protože jednoduchá, poměrně těsná vazba s antenou znemožňuje přesně nastavit souběh na rozsahu krátkých vln, a pak je také používané rozložení při použití jemného ladění poměrně malé, nejvýše několik stovek kc. U svého přístroje jsme také nekonstruovali nějaký ukazatel pro jemné ladění, jednak proto, že krátká stupnice hlavního ladění nedovoluje dostatečně přesné nastavení referenční polohy, za druhé proto, že by byl nás přístroj po mechanické stránce zkomplicován.

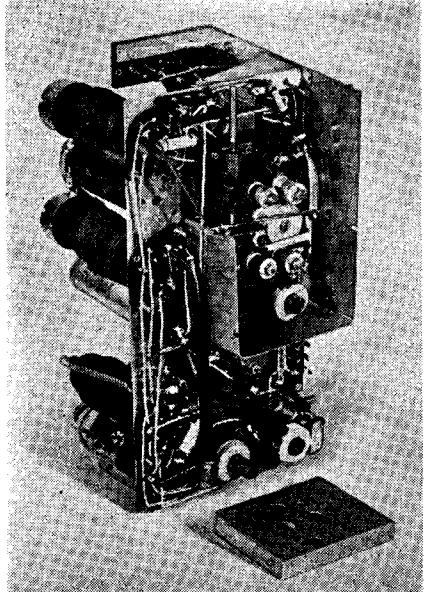

#### Cívky.

**Vstupní obvod.**  $L_1 = 9$  záv. 0,8 mm smalt na trubce prům. 15 mm, mezery asi 0,5 mm, krajní závit s možností odtažení pro úpravu rozsahu. Trubka stočena z celuloidu (tři vrstvy smytého filmu), vinutí jemně přilepeno. —  $L_2 = 120$  záv. v kabelku  $20 \times 0,05$  mm nebo pod., křížově, šíře 6 mm, na kostře prům. 10 mm, se šroubkovým jádrem  $M7 \times 12$  mm.


**Oscilátor.**  $L_3 = L_1$ . —;  $L_5 = 8$  záv. drátu 0,15 mm smalt a hedy., navinut na prstýnku, navlečen na  $L_3$  a na několika prážcích z proužků silnějšího celuloidu, aby kapacita mezi vinutími byla malá. —  $L_4 = 75$  záv. 0,15 smalt a hedy., vinuto křížově v šíři 6 mm. —  $L_6 = 35$  záv. 0,15 smalt a hedyábi, křížově v šíři 6 mm, těsně u  $L_4$ . Obě na kostře jako  $L_2$ .

**Mf pásmový filtr.**  $L_7$  až  $L_{10} = 240$  záv. v kabelku  $20 \times 0,05$  mm nebo pod., křížově v šíři 8 mm na kostře prům. 12 mm, opatřenou jádrem prům. 10 mm, délky 15 mm. Kondensátory 100 pF, keramika. Dovoluje  $Q = 160$  až 180, značnou selektivnost a veliký zisk; vyžaduje pečlivé střílení. — Táž úprava, ale 195 záv. a lad. kondensátory 200 pF keramika,  $Q$  stejně, zisk menší, stabilita větší.

**Výstupní transformátor.** Přizpůsobení na 22,5 kΩ optimálního pracovního odporu DL21. Pro kmitačku  $5 \Omega$  převod 67 : 1. Jádro asi  $4 \text{ cm}^2$ , primář 4500 záv. 0,1 mm, smalt, prokládáno po 500 záv., nato sekundár 67 záv. 0,8 mm, mezi oběma 3 vrstvy isol. papíru napouštěného, síly 0,15 mm. Potřebná plocha okénka asi  $300 \text{ mm}^2$ . Vzduchová mezera dána souhlasným skládáním plechů a papírem 0,05 mm.

Zámerně, i vinou použití dané úpravy kostry, vhodné pro jiný přístroj, nebyl nás superhet vypracováván na vrcholnou jakost; záměr byl odůvodněn tím, že jsme

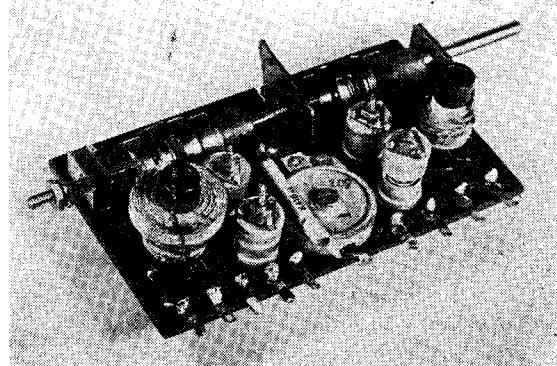Výkres kostry a rozložení součástek, upraveno podle výsledku pokusů. Vpravo výkres cívkové soupravy s jemným laděním krátkých vln. Snímek ukazuje soupravu mísře odlišnou, v pokusném provedení uloženou pod kostrou, ve stínícím krytu. Pod kostrou je také nestíněný druhý mf filtr (snímek dole).




chtěli získat představu výsledku, jaký asi může získat průměrný konstruktér. A přece to byl výsledek velmi pěkný. S mf filtry se 100 pF a za příznivých podmínek se za dne ozývala Budapešť i Beromünster; mezi Prahou a Brnem tři německé vysílače, dále Bratislava, M a ještě několik stanic v okolí 250 m. Večer byl počet vyladěných stanic větší než kolik jsme měli trpělivost identifikovat. Při mf s 200 pF nebylo možné za dne vyladit Beromünster, ale ostatní stanice byly stále dobře slyšet, pokud poruchy a slunečné počasí dovolovaly. Také na krátkých vlnách bylo signálů mnoho, zčásti ovšem i proto, že přístroj nezeslabuje podstatně zrcadlové výskyty jednotlivých pásem. Přitom jsme používali na žhavení přes rok starého článku se vzdušnou depolarizací, jehož napětí je sotva 1,2 V, a napětí na anodách jsme zmenšovali až na 60 V, z běžných 90.

Používáme-li opotřebovaných elektrotechnik, je ovšem vliv napájecích napětí značnější. Naše původní DK21, získaná v r. 1940, vyžadovala nejenom uvedené zapojení oscilátoru, ale také vypuštění odporu 100 Ω a zvětšení na 200 pF v mřížce oscilátoru, a žhavicí napětí aspoň 1,4 V, měla-li pracovat po celém kv rozsahu. Hledáme dosáhnout mřížkového proudu aspoň 50, raději 200 μA, měřeno v serii se svodem 50 kΩ v oscilátoru.

Závěrem poznamenejme, že uvedených zkušeností i úpravy je možné využít i s elektronkami řady D11, s ostatními typy řady D21 (DCH, DBC, nebo DF místo DAC), nebo s kombinacemi z různých řad. Protože bateriové elektronky jsou zatím poměrně vzácné, budou takové zámeny nezbytné, a proto také nebyl návod omezen úzce na jediný způsob provedení.

# ELEKTROAKUSTICKÁ PRAČKA

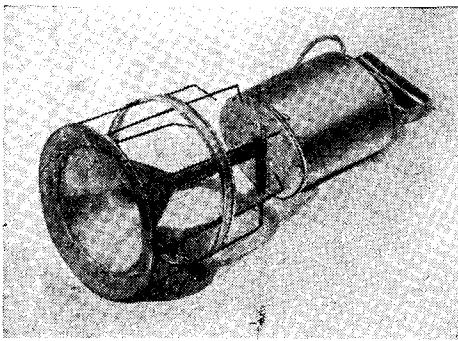

Vlastním pracím elementem je plechový kužel s drátěnou klecí, rozmítávaný elektromagnetem na st proud v krytu s rukovětí. Klec brání přilnutí prádla na kužel a tím tlumení zvukových vln ve vodě.

Z práva a obrázek elektrické pračky nového principu v loň. č. 12 t. 1. byla pisateli pobídka k vlastním pokusům, protože jej otázka mechanického prání v domácnosti dálno zajímala. Práce se započala studiem zprávy (bohužel příliš stručné) a zejména obrázku, z něhož porovnáním s rukou byly odvozeny hlavní rozdíly vnitřního mechanismu. Pak došlo na řadu pokusů s elektromagnetem a pracím truchtýrem, prováděných spíše zkusemo a prostě než nějak výzkumnicky. Ale výsledek byl dobrý, když se podařilo objevit význam rozšířeného okraje truchty.


Na první ráz se zdá neuvěřitelným, že přístroj na obrázku vypere dobře (podle úsudku zkušené hospodyň) 1 kg s uchětou o prádlo během pěti minut, při spotřebě pouhých 16 wattů střídavého proudu. Prádlo se vkládá do džberu s horkou vodou a práškem; voda se občas přihřeje, a po uplynutí prací doby stačí prádlo důkladně vymáchat. Drhnutí na valše odpadne, stačí vymnout zvláště zašpiněná místa, jako se to děje při použití kterékoli pračky. Z dalšího popisu je možné se přesvědčit, že náklad na zhotovení je sotva několik set korun, buď jak bud představuje méně než stojí mechanická pračka obvyklá, proti níž má naše tu přednost, že šetrně vypere i nejjemnější prádlo. Nároky na dovednost a výbavu v dílně také nejsou přílišné. Jedinou stinnou stránkou elektroakustické pračky je to, že hučí 100 c/s, neboť prudké kmity tvoří základ její činnosti. Hluk je však snesitelný, ne o mnoho větší než když se pere prádlo na valše.

## Popis.

Pračka se skládá z hnacího elektromagnetu, který je napájen střídavým proudem přes izolační transformátor s malým napětím, aby používání bylo bezpečné i v prádelnách, které jsou vlněké a mají vodivou podlahu. Kotva je připojena k vlastnímu elektromagnetu pružinami a třmeny, které zároveň svírají volné konce plechů. S kotvou je spojena trubka, která přenáší chvění na vlastní prací nástroj. Je to kužel z plechu, který má na okrají pružný límec. Tím celý přístroj spočívá na dnu nádoby, ve které pracuje. Kužel prudce chvěje, sdílí svůj pohyb vodě, která proniká prádlem a spolu s účinkem horké vody a mydla nebo prášku uvolňuje nečistotu. Aby kužel správně

Když jsme na 264 straně loňského 12. čísla t. l. otiskli zprávu o jednoduché elektrické pračce australského původu, dostávali jsme po řadu týdnů dotazy o podrobnostech přístroje. Jeden z čtenářů nám také prozradil, že jeho prostý pokus s praním pomocí masážního vibračního přístrojku byl slabý. Později dospěl do redakce dopis p. Viktora Balka z Hvožďan, který podobnou pračku vyrobil a s úspěchem ji používá. Umožnil nám ji zhlédnout a posoudit její výkon, a poskytl také podklady k následujícímu návodu. Otiskujeme jej s důvěrou, že zaujme svým hlavním použitím dostatečný počet čtenářů, byť nešlo o námět vysloveně „elektronický“.

Ostatní mohou z tohoto použití vibrátoru odvodit nejednu užitečnou funkci jinou, na př. pro laboratorní misidla roztoků a emulsi. — K názvu, který snad leckterém čtenáři zazněl komický, připomínáme, že tato pračka je elektroakustická nejenom elektricky vyráběným hlukem, ale i podstatou prání: nečistota se vskutku uvolňuje prudkým akustickým kmitáním vody, při němž rychlosti a setrvačné síly jsou značné, i když pohyb a mechanické namáhání tkaniny je malé. Při pomeňme věc snad méně zjevnou: na vrtoukové valše také vznikají zvukové záchravy, a je možné, že jejich účinek je větší než vlastní drhnutí prádla.

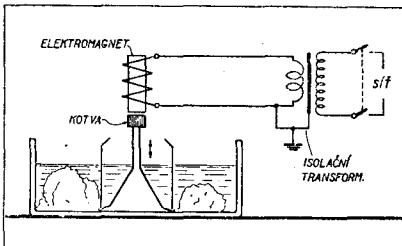

Schema činnosti. Kmitající kužel vytvoří ve vodě stojaté zvukové vlny s kmitočtem 100 c/s. Prudký pohyb vody uvolňuje a odpaluje nečistotu s vláken tkaniny. Pro bezpečnost (používání ve vlnku) musí být elektromagnet na malé napětí a oddělen galvanicky od sítě izolačním transformátorem.


a energicky kmitají při malé spotřebě energie, musí být jeho váha včetně kotvy a spojovací trubky naladěna pružností závesních pružin, ale zejména pružného límce na okraji talíře, na kmitočet o něco nad 100 c/s, a útlum, způsobený vodou, zmenší resonanční kmitočet právě na 100 c/s.

Po řadě zkoušek vyplynula konstrukce takto. Magnet má rámečkové jádro z transformátoru, bezodpadový řez U-I, s průřezem železa 30×30 mm, s okénkem 90×30 mm. Horní okraj (ohbí řezu U) je sevřen třmenem T3, z železného plechu sily 1,5 až 2 mm. Protože chyby není snadné udělat dostatečně ostré, usnadní-

me si těsné nasazení na plechy tím, že krajní plechy na kraji odřízneme, jak je vyznačeno na výkresu. Podobně jsou sevřeny volné konce řezu U třmeny T1. Ty mají prodlouženou část, nesoucí mosazné objímky pro vodič tyčky. Ty zase zanýtujeme do podobných výstupků na koncích třmenu T2, který svírá kotvu, t. j. řez I rámečkového jádra. — Jádro samo se vyskytuje ve výprodeji, nebo je složime z pásků nastříhaných z transformátorového plechu. Díry pro třmeny T1 obyčejně musíme vrtat. To se podaří nejnázez s použitím přípravku (viz obrázek). Dve destičky z železného pásu asi 5×30, délky 60 mm, opatříme na koncích dvěma děrami pro šrouby, které dovolí sevřít mezi destičky konec jádra. Uprostřed pomocných destiček vyvrátme díry, které před sevřením umístíme soustředně s budoucím otvorem v jádru. Pak můžeme vrtat, nejlépe ovšem stojanovou vrtačkou, aniž je nebezpečí, že se plechy sesunou, nebo že vrtáním vzniknou hrany, které jádro naježí. Zabráníme tomu také použitím ostrého vrtáku, a kdyby se hrany na okrajích dírek v jednotlivých plechách přece vyskytly, musíme je zpilovat.

Při stahování třmenů na jádro musíme zabránit tomu, aby šrouby s třmeny utvářily závit na krátko, který by zabil s tokem polovice průřezu jádra. Proto vložíme pod hlavu a matku stahovacího šroubu izolační podložky z hutného isolantu, na př. pertinaxu nebo fibru, a otvory v třmenech uděláme tolik větší, aby se do nich vešly osazené okraje izolačních podložek. Stahovací šrouby stačí železné, M4, díry v jádru prům. 5 mm, přes šrouby obal z isol. papíru nebo vhodné silné špagety, aby se nedotýkaly plechů. Mezi třmeny a plechy vložíme izolační papír nebo plátno (viz obrázek).

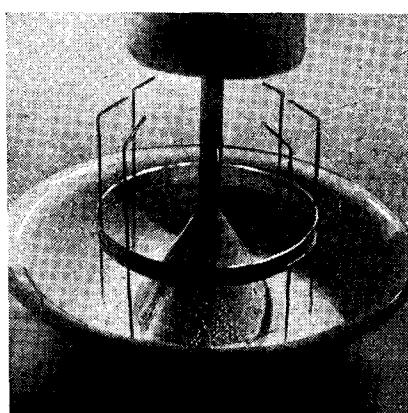Kotva je sevřena třmenem T2, který má na okrajích zanýtovány vodič tyčky z mosazi nebo železa 4 mm, a ty volně procházejí vodicími trubkami, zanýtova-




Ukázka, co dělá chvějící kužel ve vodě: prudké chvění, bublání a stříkání v okolí kužele, na povrchu vody stojaté vlny zděli asi 3 mm (neodpovídá základnímu kmitočtu 100 c/s ve vodě, jehož délka vlny je asi 15 m).

nými do třmenů T1. Mezi nimi jsou šroubovicové pružiny rozměrů, udaných ve výkrese, které oddalují kotvu od jádra asi na 1 mm. — Uprostřed třmenu T2 je přišroubován kolík, na nějž je těsně nasunuta trubka s pracím trychtýmem. Ten je stočen a spájen (podle sítě na výkrese), nebo kovotačitelsky vytlačen z plechu, v tom případě vcelku s prohnutým okrajem, který v mnohem zastupuje měkký okraj membrány běžného reproduktoru, s tím zvláštním doplňkem, že svou pružností dodáuje kmitající systém do resonance. V zalemovaném okraji límce jsou zapájeny svislé dráty, spojené kroužkem ve vhodné výši. Tím vzniká řídká klec, která brání tomu, aby prádlo přilehl na chvějící trychtý.

Kdo si může dát trychtýr vytlačit od kovotačitele, má práci podstatně usnadněnou. Jinak, podobně jako autor, složíme prací instrument ze dvou částí: kuželové části, kterou vystřhneme z plechu podle načernuté sítě a utváříme v kužel, a z límce, který uděláme z mezikruží rovného plechu, a poté vyklepeme tak, aby vznikl profil na výkrese, a zalemovaný okraj vně. Vnitřní okraj zvedneme tak, aby přilehl na vnitřek kužele, a bylo lze jej důkladně připájet.

Vinutí magnetu. Přístroj bere poměrně malý wattový příkon ze sítě, asi 15 wattů. Má však značný neuwattový proud, protože vnučujeme magnetický tok do vzduchové mezery. Odhadem podle zkoušeného vzoru vyplývají tyto hodnoty.

Počet závitů se počítá asi jako transformátor, ale s magnetickou indukcí jen asi polovina obvyklé, t. j.  $B = 5000$  gaussů, čili počet závitů na jeden volt = 90 : průřez jádra v  $\text{cm}^2$ . Vzduchová mezera je dlouhá celkem  $l = 0,2 \text{ cm}$ , a abychom ji vnutili 5000 gaussů, potřebujeme  $n \cdot I = B \cdot l / 0,4 \pi = 0,8 \times 0,2 \times 5000 = 800$  ampérzávitů. Chceme přístroj napájet malým napětím 30 V; protože jádro použitého vzoru má průřez  $3 \times 3 = 9 \text{ cm}^2$ , případne na jednu volt 90 : 9 = 10 závitů, a pro 30 V tedy 300 závitů. Protékající proud musí být takový, aby vytvořil 800 ampérzávitů, t. j. bude  $800 : 300 = 2,7$  ampéru. Na to musíme vzít drát 1,0 až 1,2 a pro 300 závitů bude spotřeba místa  $300 \times 1,2 \times 1,2 = 300 \times 1,44 = 432 \text{ mm}^2$ . Okénko v jádru podle obvyklých ohledů na izolaci, prokládání, nedovolené okraje a kostry cívek asi 2,5krát větší, t. j. asi  $1100 \text{ mm}^2$ . Počítejme také s tím, že s ohledem na krajové třmeny nemůžeme využít celé délky sloupku. — Vinutí rozdělíme na polovice, každá na jeden sloupek, a provedeme je co nejdůkladněji. Jednak protože je namáháno silným chvěním, jednak protože jde o přístroj používaný ve vlhkosti. Zesílené vývody z kábliku dobré v cívách zajistíme, a vinutí, pečlivě po vrstvách prokládané a vinutí plesně zavít vedle závitu, napojíme vhodným lakem, aby nemohlo nassávat vlhkost. Kostry cívek také vyrobíme důkladně nejlépe složením z pertinaxových dílců, které samy spolu drží. Vnějšek vinutí obalíme

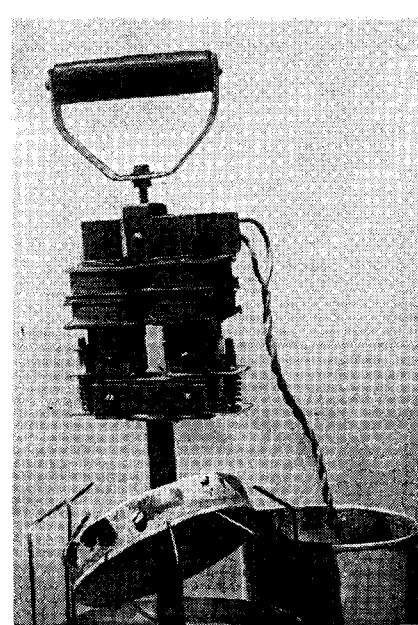


pásenkou proti mechanickému poškození. (Dříve, než šlo toto číslo do tisku, vyzkoušela redakční dílna úpravu s jádrem E-J a jedinou cívou. Zprávu o úpravě přineseme v některém z příštích čísel, až budou známy výsledky dalších zkoušek.)


Při sestavování pracujeme zase nejvýše pečlivě, a pamatujme, že náš výrobek bude při své činnosti podroben nepřetržité otřesové zkoušce. Musíme proto všechny šrouby dobré utáhnout a zajistit, po případě pružnými podložkami, vývody upravit tak, aby jejich resonance byla hodně nízko pod 100 c/s, t. j. nesmí být napájet. Prodření vývodů a šňůry se snažíme vyloučit. Nejlépe se hodí trifázový kabel s gumovou izolací, jehož třetím vodičem spojíme kovové části pračky se zemí.

Násnímku na hře úprava elektromagnetu s rámečkovým jádrem UI. Chvějící kotva s upevněnou trubkou a kuželem je uložena na pérách. Proti vlhkosti je elektromagnet chráněn vyvářením v parafinu a uzavřeným plechovým krytem.

K provozu potřebujeme ještě bezpečnostní transformátor, jehož účelem je předně získat z napěti sítě potřebnou malou hodnotu napětí, 30 voltu, a zároveň oddělit galvanicky obvod pračky od sítě. Malá wattová spotřeba pračky svádí k domněnce, že ochranný transformátor bude veliký asi jako zvonkový reduktor, ale protože potřebujeme značný jalový proud, vyjde přece jen větší. Uvádíme data transformátoru se sekundárem pro 2,5 A, s odbočkami 25, 30, 35 a 45 V; primár má dvě vinutí po 115 V, která zapojíme paralelně pro sít 120 V, nebo do série pro 220 V. Jádro asi  $3 \times 4 \text{ cm}$ , okénko asi  $12 \text{ cm}^2$ , primár  $2 \times 430$  záv. 0,5 mm; sek.  $95 + 19 + 19 + 38$  záv. drátu 1,0 až 1,2 mm. Primár od sek. vělmi bezpečně isolovat. Při používání namontujeme transformátor pevně a mimo dosah, nejlépe mimo vlastní prádelnu, do níž zavedeme jenom malé napětí ze sekundáru. Transformátor musí být připojen přes vypínač a pojistky 3 A, a nezapomeneme jej vypínat, není-li pračka v činnosti. Znovu připomínáme, že s ohledem na činnost ve vlhkosti a na neodbornou obsluhu je nutné dbát všech uvedených bezpečnostních opatření (bezpečnostní transformátor, uzemnění kostry pračky; spolehlivá izolace od sítě), nechceme-li vydat obsluhující nebezpečnému, i smrtelnému.

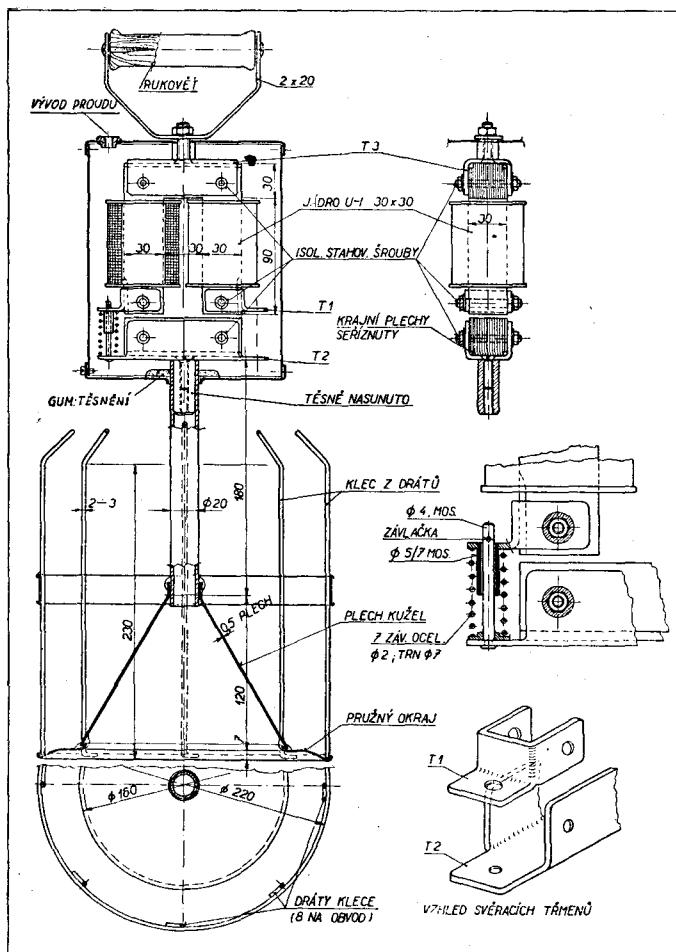

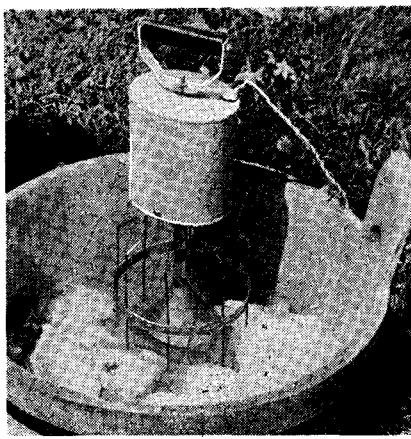Rozměrový náčrtke pračky s důležitými detaily, v provedení podle autor. návrhu.



Ukázka praní (které bylo fotografováno na trávníku s ohledem na světelné poměry). Dřevěný dřez zmenšuje hluk zařízení; kruhový tvar usnadňuje vznik rovnomenrného akustického pole přiměřené síly v celém rozsahu. Voda pířivá zvon nejvíce k jeho vrcholu.

mu úrazu, a sebe soudnímu stíhání. Použití pračky přímo na síťové napětí je z toho důvodu naprostě vyloučeno. — Proti vlivu vlhkosti cívku napojime isolačním lakem a dobré vysušíme; celý magnet natřeme dobrým lakem.\*

#### Zkoušení.

Sestavenou pračku postavíme do nádoby s vodou a zapneme proud. Hned se má objevit silné chvění, které se prozrazeje hlukem 100 c/s a bouřlivým pěněním i pruděním vody. Zkusíme, zda přitlačením pračky rukovětí ke dnu vibrace nápadně sílí nebo klesají. V prvním případě museli bychom více napružit šroubovicové pružiny u kotvy, na př. tím, že bychom pod ně vložili podložky tak, aby byly v klidové poloze více stlačeny, po případě vytěpáním zkrátit poddajnou šíři límce na okraji trychty. V druhém případě je postup opačný. — Pak už můžeme zkusit práť, k čemu je účelné použít strázkyni domácího krbu, jako součele i rádce.

Širokou nádobu, pokud možno dřevěnou, aby příliš nezněla, naplníme asi 7 cm vysoko horkou vodou s pracím práškem, a okolo pračky, která stojí uprostřed, rozložíme prádlo, nepříliš hustě. Obvyklá dávka je asi 1 kg suchého prádla na jednu dávku do škopsku asi 50 cm v průměru. Prádlo předtím namočíme a namydlíme, asi stejně, jako když se dává do běžné pračky; pokud jde o málo znečištěné součástky oděvu, nemí zapotřebí ani to. Husté a pevné tkaniny pereme v mýdlovém prášku nebo v mydinách, vlněné, pléteneé nebo hedvábné vči ve speciálních případech. Prádlo musí být ovšem celé ponoren.

Pak zapneme pračku a necháme v činnosti. Prádlem nemusíme pohybovat. Po


\* Vinutí magnetu a oddělovacího transformátoru byla vypočtena v redakci podle údajů autorových (jehož pračka byla na jiné napětí) a podle zkoušností z vlastních pokusů. Hodnoty byly úmyslně voleny bezpečně, třebaže by přerušovaný chod a dobré chlazení dovolovaly větší úspornost.

Další konstrukční podrobnosti: isolace svorků, aby netvořily závit nakrátko; přípravek pro vrtání plechů; síť kuželes podle rozmerů na výkresu.

pěti minutách vypneme pračku, a naše znalkyně nechť posoudí výsledek. Podle okolnosti je třeba některé kousky prát déle, jiné (límečky a pod.) vymnout v ruce, ale to jen ve zvláštních případech, při značném znečištění. Poté prádlo důkladně vymácháme v čisté vodě a vyždímáme, protože praní je skončeno. Máchaní je tu snad o něco závažnější než u jiného způsobu praní, protože nás přístroj sice radikálně nečistotu uvolňuje z vláken tkaniny, ale pohyb vody není takový, aby ji také vyplavil.

Pisatel má s pračkou na snímcích velmi dobré zkušenosti. Bylo jí od ledna t. r. mnohokrát použito k obvyklému praní tak zv. velkého prádla, kde zejména byla zjištěna úspora na úmorném dření na valše, k prospěchu jak pradleny, tak i prádla, které skutečně méně trpí. To se však zejména projevilo při jemných látkách, jako jsou hedvábné punčochy a šátky, krajkoviny, pléteneé šály, z nichž mnohé vůbec nemůžeme dát do obyčejné pračky, protože by se potřaly nebo zplstnuly. Naše pračka jim neublížila, ani když byly nedopatřením prány několikanásobek potřebné doby; barvy tištěných vzorů ožily, pléteneé vči byly hebké a jako názechrané. — Když byla v jiných případech voda v dřezu ohřívána ponorným vařičem, bylo prádlo tak čisté, jako po vývářce. Jednou jsme také prali vlněný svrchník, velmi zaprášený a znečištěný, a i jeho poměrně hustou tkaninou pronikal očištěující účinek chvějící se vody stejně dobře, takže na př. kapsy nebylo ani zapotřebí obracet a vytahovat.

Ostatně o výsledku se přesvědčí každý sám, a v porovnání k nákladu bude výsledek jistě radostný. Po pravdě je praní prádla z nejtěžších domácích prací, a zastane-li poměrně prostý přístroj aspoň část těžké práce našich hospodyněk, budou trpělivě snášet naše méně „produkativní“ práce ve svém rayonu, jichž je přece jen většina. To je také důvod, proč se autor ani redakce nerozpakovali uveřejnit tento návod. *Viktor Balek*

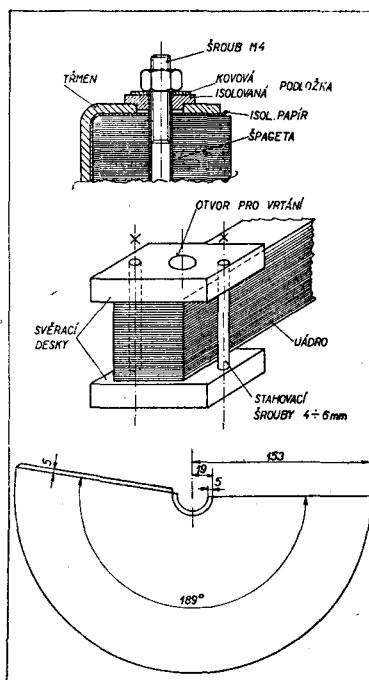

# VŠESTRANNÝ

**P**ro účelné zkoušení přijimače při opravách a uvádění do chodu se hodí popisovaný přístroj, kterým je možno zkoušet všechny stupně vif i if a ovšem i kontrolovat provozní napětí a proudy. Je to v podstatě nf zesilovač, jehož první elektronka působí jako mřížkový detektor vif a je použita jako dotykový element pro elektronkový voltmetr. Jím je možno zjišťovat přímo na laděném okruhu vf napětí asi od 1 V výše v superhetu na osciloskop a pod. Plná výchylka odpovídá asi 25 V.

**Popis zapojení** (obraz 1). Zkoušecí přístroj je napojen z běžného usměrňovacího stupně, který dodává pro koncovou elektronku (EL11, EL3 a p.) anodové napětí asi 250 V. V levé části dole (viz snímek) je potenciometr *P* pro řízení hlasitosti. Předesilovač je osazen vojenskou elektronkou RV12P2000, zapojenou jako trioda. Je vestavěna do hliníkového krytu, který je spolu s kathodou a jedním pólem žhavení uzemněn. V krytu je slídový kondensátor asi 30 pF a mřížkový odpor 2 MΩ, dále kondensátor 100 pF na anodě. Z adaptoru vycházejí tedy pouze tři vodiče (trípramenná šňůra), které jsou zavedeny na nožičkovou patku ze staré elektronky. Ta se zasune do příslušné objímky uprostřed čelní stěny skříně, dole. Vlevo nahore je dynamický permanentní reproduktor průměru 16 cm, chráněný kalkulkou košílkou, aby se železné piliny, poletující v každé dílně, nezachycaly v mezeře magnetu. Měřicí přístroj, který má spotřebu pro celou výchylku 1 mA při zkoušení, se přepne přepinačem uprostřed do kompensovaného anodového obvodu. Před zapnutím proudu však vždy dáme přepinač do polohy „Měření“, a teprve asi za 30 vteřin, když se elektronky vyžavily, jej přepneme do polohy „Zkoušení“. Pokud totiž není vyžádována vstupní elektronka, je porušeno vyvážení kompenzace, jež se provede potenciometrem 5000 Ω, a měřicí přístroj by byl přetížen. Pod ním jsou tři zdířky, takže téhož přístroje lze po přepnutí do polohy „Měření“ použít jako voltmetri a nebo miliampermetru. Nad sítovým spináčem je kontrolní doutnavka *D1*, vlevo je druhá *D2*, která spolu s odporem asi 0,5 MΩ a zdířkami poslouží jako citlivý ss zkoušecí isolace, kondensátorů a spojení. Vlevo dole je zdířka, připojená přes kondensátor na vstup pro koncovou elektronku. Na levé postrannici je pář zdířek, připojených na primární výstupní trafa, druhý pář na sekundární stranu. Aby byla omezena vstupní kapacita, je hliníkový kryt na čelní straně opatřen větším kruhovým otvorem a je podnýtován trojitulovou destičkou (obraz 2). Mosazný dotykový hrot má hlavu, nasune se zevnitř a vně utáhně matkou. Kryt je opatřen několika větracími otvory.

**Cinost:** Před připojením na síť dáme přepinač do polohy „Měření“. Po vyžavení elektronky přepneme na „Zkoušení“, nastavíme ručku měridla na nulu korekčním potenciometrem 5 kΩ, přístroj uzemníme. Tím je připraven k použití. Dotkneme-li se adaptorem statoru vstupního kondensátoru, a je-li nalaďen na nějakou vysílačku, uslyšíme tento program ve zkoušecí, ovšem zá předpokladu, že obvod přijímače je v pořádku. Jde-li o superhet, dotkneme se adaptorem statoru oscilačního obvodu. Je-li v pořádku, miliampermetr ukáže značnou výchylku. Kontrolujeme, zda snad neklesne na nulu, protáčíme-li ladící kondensátor, zvlášť směrem k menším kmitočtům, což se stává, je-li směšovací - osciloskop opotřebován.

# ZKOUŠECÍ PŘÍSTROJ

Poněvadž je oscilátorová frekvence ne-modulovaná, neslyšíme v tomto případě žádný tón. — Pak se dotýkáme živých konců na mezifrekvenčích (t. j. konců, vedoucích na mřížky, respekt. anody, po př. diody připojených elektronek). Zkouška postupuje velmi rychle. Na mřížce je signál slabší, na anodě též elektronický silnější a v následujícím stupni směrem k výstupu síla signálu roste. Není-li tomu tak, rychle určíme místo, které nepracuje správně. Koncový stupeň nf zkoušeče pomocí zdířek „Tón“.

Přepneme-li na „Měření“, můžeme přístroje použít na běžné měření napětí a proudu přijimače. Při event. skreslování v reproduktoru lze jeho kmitačku vyzkoušet připojením do zdířek S na levém boku zkoušeče, a vestavěného dynamiku použití na porovnání. Uvedené zkoušky postupují velmi rychle při použití pomocného vysílače. Přitom je důležité, abychom použili pro všechny použité přístroje jediné země. Poněvadž zpravidla uzemňujeme pomocný vysílač, spojíme toto uzemnění dále na zkoušený přijimač a na zkoušeč.


Na to je potřeba pamatovat zejména při zkoušení universálních přijimačů (bez síťového trafo), jinak místo signálu (400 c/s) dostaneme jen silné brušení. Doporučuje se v tomto případě použít oddělovacího transformátoru (obrazec 3), na jehož primár připojíme síť, na sekundár zkoušený přijimač. Je také výhodné, má-li na sekundární straně několik odboček, a to jednu pro menovité napětí 125 a 220 V, další pro napětí asi o 10 procent menší a větší. Při menším napětí se pozna ochaplost elektronek (zejména oscilačního stupně), při chvílkovém přezáření se projeví vysazování elektronek,

způsobené uvolněním spojení uvnitř elektronky po vyžádání. Pro zkoušení univerzálních přijimačů není ovšem vhodný autotransformátor, poněvadž primár není galvanicky oddělen od sekundáru. Mezi oběma vinutími je také dobré mít stínící folii, kterou uzemníme spolu s kostrou trafo.

Castou vadou staršího přijimače je, že při regulaci hlasitosti slyšíme nepřijemné chrastění. Je způsobeno buď nečistým povrchem odpornové hmoty (čistí se trichlorethylenem), nebo je hmota vydřena, po př. je ubroušený kartáček rotoru. Opravíme buď očistěním tuhové hmoty, výměnou kartáčku, nebo péro rotoru vyhneme tak, aby kartáček běhal mimo vydřenou dráhu. Ale ani po takové úpravě nemáme úspěch zaručen.

Abychom se přesvědčili o zdaru před montováním do přijimače, připojíme na krajové vývody potenciometru jednu až dvě plaché baterie za sebou, nebo jím z napájecí části pustíme 0,1 až 1 mA. Jeden pól baterie nebo zdroje uzemníme společně s uzemněním zkoušeče. Dotykový kontakt adaptoru přiložíme na střední vývod (běžec) potenciometru a pak pomalu otáčíme hřídelem potenciometru. Chybou se jasně projeví silným chrastěním v reproduktoru „hledáčku“, dáme-li jeho regulátor na největší hlasitost. Tak se vyvarujeme několikerého montování potenciometru do přijimače, když oprava nevyhovuje.

Zkoušeč je vestavěn do plechové skříně o rozměrech 32×21×13 cm z výprodeje. Byly původně určeny pro elektronkové voltmetry. Otvor pro původní měřicí přístroj je zakryt železnou kruhovou podložkou autogenně zavařenou.

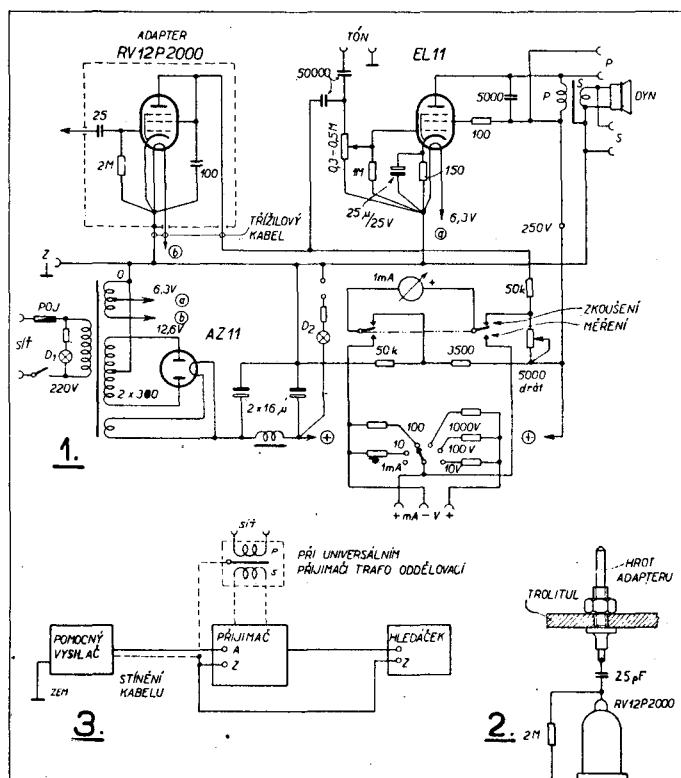


Obraz 1. Za-pojení zkoušeče. Elektronika vstupní pracuje jako mřížkový demodula-tor vf signálů pro nf zesilovač i pro elektronkový voltmetr. Tónové signály asi od 0,1 V výše zavádíme na zdířky „TÓN“.

„TÓN“.

Obraz 2. Úprava sondy se vstupem elektronkou; k připojení stačí asi 1 m dlouhá třížilová šnúra.

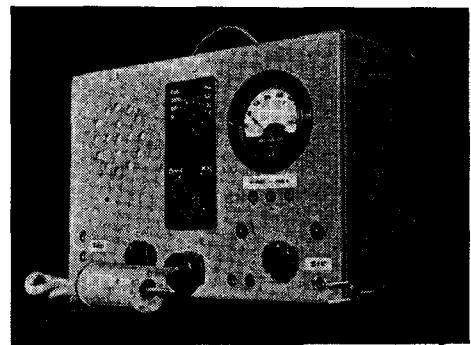Obraz 3. Způsob zkoušení univerzálních přijimačů přes oddělovací transformátor.



Snímek provedeného zkoušeče. Vpravo měřidlo, využité v elektronkovém voltmetu a v jednoduchém měřicím obvodu pro ss napětí a proud. Vlevo otvory reproduktoru.

I toto stručné uvedení zkoušek, které popsaný zkoušeč doveče, dává snad jeho užitečnosti dost vyniknout, aby si jej zajemci opatřili. Náklad na něj věnovaný hodnot. Stanislav Vojtěšek.

## Měření vzájemné indukčnosti

Rád bych upozornil čtenáře na doplněk ke střídavému měřítku z třetího čísla tohoto časopisu, roč. 1949, kterým můžeme poměrně snadno určit vzájemnou indukčnost dvou cívek. Podle základů theoretické elektrotechniky je výsledná indukčnost dvou cívok spojených tak, že magnetické toky obou se sčítají. Na obrázku přepinač  $P$  je v dolní poloze

$$L_a = L_1 + L_2 - 2M$$

Zapojíme-li cívky tak, aby se toky odčítaly, bude druhá indukčnost

$$L_b = L_1 + L_2 + 2M$$

(Přepinač je v poloze horní).  $L_1$ ,  $L_2$  jsou vlastní indukčnosti cívek. Hodnoty  $L_a$ ,  $L_b$  naměříme uvedeným měřítkem, připojíme-li svorky  $A$ ,  $B$  na svorky měřítka, určené pro měření indukčnosti (při změněních polohách přepinače  $P$ ). Odečteméním druhé rovnice od prvej obdržíme konečný výraz

$$M = \frac{L_a - L_b}{4}$$

$M$  je koeficient vzájemné indukčnosti. Na měřítku stačí připevnit svorky 1, 2, 3, 4, ke kterým připojíme konce obou měřených cívek a vhodný přepinač. Svorky a přepinač zapojíme podle obrázku.


Chceme-li určit koeficient vazby  $k$ , musíme změřit ještě vlastní indukčnosti  $L_1$  a  $L_2$ . Potom ze známého vzorce určíme

$$k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$$

Ve skutečnosti by stačilo určit jednu hodnotu,  $L_1$  nebo  $L_2$ , ale vzorec pro  $k$  je značně složitější.

Výhodou tohoto určení  $M$  a  $k$  je to, že nepotřebujeme speciální měřítko pro určení  $M$ . Nevýhodou je nutnost změření více hodnot.

Stanislav Vojtěšek.

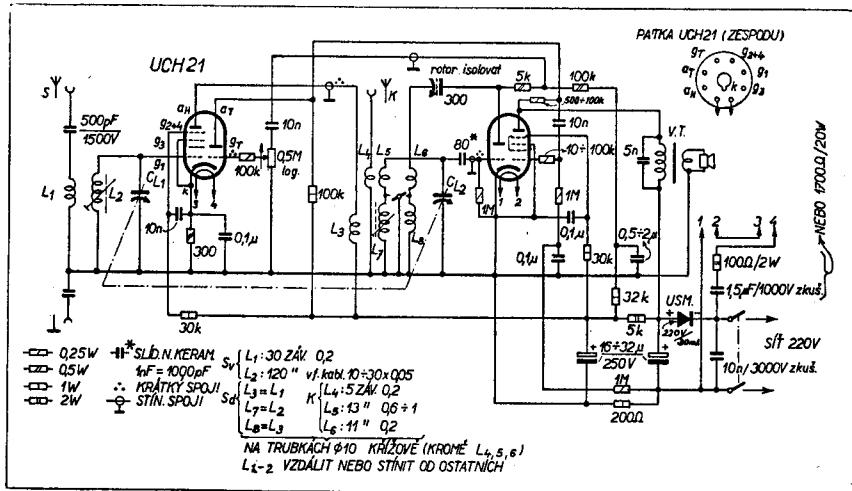

## NEOBVYKLÉ ZAPOJENÍ TŘÍLAMPOVKY

**O**blíbené využití sdržené elektronky ECH nebo UCH pro přijimač s vysokofrekvenčním stupněm a přímým zesílením bylo ve známých úpravách znemožněno tím, že nelze využít soustav jediné takové elektronky pro výstup a detekci, stupeň audionový. V kmitočet v jediné baňce, se systémy nestíněnými, vždy využíval neovladatelnou pozitivní zpětnou vazbu. Můžeme však sestřít přístroj podle připojeného zapojení, který má dvě triody-hexody, tedy čtyři zesilovače elektronky. První hexoda pracuje jako výstup a napájí druhý ladící obvod, který je pripojen na triodu v druhé -CH-, využitou jako audion se zpětnou vazbou. Tím jsou výstupní odděleny, a při účelné stavbě nemůže nezádaná zpětná vazba vzniknout. Z det. triody vede nef. signál přes nezbytný regulátor hlasitosti na triodu první -CH- a odtud na hexodu druhé -CH-, použitou jako elektronka koncová. Přístroj v této úpravě má především výstupní a značnou selektivnost, jsou-li ovšem ladící obvody dobře vyváženy. Kromě toho má i nadbytečný zisk nízkofrekvenční, takže se výkonem blíží prostém superhetu, je však podstatně snazší pro výrobu. Žádáme-li i rozsah krátkých vln, použijeme jenom det. stupně, protože výstup zkrátkých vln je stěží podstatný, a stejně přínos selektivnosti.

Schemata udává hodnoty pro přístroj s elektronkami UCH21 a s universálním napájením. Žhavicí obvod má místo odporu kondenzátor, doplněný ochranným odparem, takže odpadné poměrně značný výkon, který vytápí vnitřek přístroje, a spotřeba je jen asi 10 wattů. K usměrnění anodového proudu postačí malý selen. Ladící obvod je složen z běžných cívek, na př. na trubičkách prům. 10 mm, s železovým jádrem se závitem M7 a délky 12 mm, ladící vinutí L2 a L7 se 120 záv. výstupní kabelku 20×0.05 mm, L1, L3 a L8 po 30 závitech drátu 0,2 mm, vinuto vesměs křížově, šíře 6 mm. Krátkovlnná cívka na též trubičce, L5 = 13 záv., drátu 0,6 mm, vinuto těsně závit vedle závitu, L6 = 11 závitů na prstýnku přes L5; L4 = 5 závitů u zemního konce L5, drát 0,2 mm. I jiné běžné cívky se hodí, pokud lze s dobrým činitellem jakosti.

Celková úprava přístroje může být přizpůsobena záměru konstruktéra, budouť jako trpasličí přijimač, nebo lépe s rozmerem běžnými a s reproduktorem raději větším. Je omylem domněnka, že pro malý přijimač a malý výkon koncové elektronky se zvlášť dobré hodí malý re-

produkтор, naopak účinnost většího reproduktoru je obvykle větší, a je to teprve slušný přednes hlubších tónů, aspoň do 100 c/s, který dává přijimač nejen výrny, nýbrž i poměrně hlasitý přednes.

Josef Šotnar

### Nové komunikační přijimače

Na americkém trhu se objevily dva nové komunikační přijimače, které stabilitu a odolnost proti vnějším vlivům patří mezi nejčasnější měřicí přístroje, jaké byly dosud v radiotechnice vyrobeny.

První je Collins 51J-1. Je to superhet s rozsahem 0,5 až 30 Mc/s, který obsahne v třícesti pásmech po 1000 kc/s. Přijimač má dvojitě směšování a oscilátor prvního směšovacího je řízen krystalem. Krystalový kalibrátor 100 kc/s dává v celém rozsahu větší harmonických, na které se po 10 minutách chodu doholí první oscilátor. Potom je stabilita a přesnost stupnice lepší

než 200 c/s. V nejvyšším rozsahu nezpůsobí změna teploty od -20 až do +60°C rozdílně větší než 2 kc/s, změna síťového napětí ± 15 % způsobí rozladění 100 c/s, změna atmosférického tlaku o 200 mm sloupce Hg nebo změna vlnnosti od 10 až do 90 % projeví se jako rozladění 500 c/s. Kmitočty se odčítají přímo v kc/s na dvojitě stupnicí. Cena je překvapivě nízká — necelých 900 dolarů. (QST 49, listopad, str. 2). Druhý přístroj je známý HRO v nové úpravě, označený jako HRO-50. V přijimači je použito miniaturních elektronek, mikropřevod je doplněn lineární stupnicí s přímým cejchováním v kc/s, do přístroje je vestavěn kalibrátor 100 kc/s a adaptér pro příjem FM s úzkým pásmem. Zajímavé je také, že vypinač anodového napětí (stand-by pro vypnutí přijimače při vysílání) nevypíná oscilátor a bfo, aby se tak vyloučil teplotní posun kmitočtu. V přístroji je dokonale vyřešeno větrání, takže eliminátor je u tohoto modelu vestavěn přímo do přístroje. Jinak je mechanické provedení a zapojení přijimače v podstatě totožné jako u modelu původního, který byl uveden na trh roku 1934 a dodnes patří k nejlepším svého druhu. (QST 1949, listopad, str. 129.)

O. H.

### 10 000 Mc/s řízeno krystalem

Prudký rozmach vysílání (reliéfové linky, Hertzovy kabely, radar, navigační zařízení) na centimetrových vlnách vynutil si vývoj nových vysílačních zařízení. Nejzajímavější vysílač toho druhu vyrobila fa Sperry, USA. Přístroj je osazen dvěma novými klystrony a je schopen dodat 1 W stálého (ne impulsového) výkonu při 10 000 Mc/s do antény s exponenciálním trychtýřem. Budič vysílače je osazen krystalem 5 Mc/s, miniaturními elektronkami je kmitočet vynásoben až na 830 Mc/s. Malý klystron SMC-11 vynásobí dále kmitočet na 5000 Mc/s (v jediném stupni!) a dodá dostatečný výkon pro využití klystronu SMX-32, který pracuje jako zdvojovač a koncový stupeň. Výstupní kmitočet je udržován s přesností 5 · 10<sup>-6</sup> (t. j. ± 50 kc/s) na 10 Mc/s (1 Mc/s = = 1000 Mc/s). (Electronics 1949, listopad, str. 43.) — rn

**P**oruchy v cívek patří mezi nejobtížnější. Projevují se většinou tím, že příjem je možný jen na některém vnitřním rozsahu, nebo hraje slabě jen místní stanice, nebo aparát, který má všechna napěti součástky v pořádku, nehraje vůbec. Pokud je potřeba jenom doladit obvody, je oprava s pomocným vysílačem poměrně snadná. Horší je to s mechanickými závadami cívek, z nichž nejčastější je porucha antenního vinutí. Zde je několik příkladů z praxe.

amatérská dvojka, připojená na síť, umílkla, když majitel zasunul do antenní zdiřítky uzemnění, kterého používal místo antény. Zasunuti bylo provázeno jiskrou mezi bandinkem a zdiřítkou, a dýmem, který se s aparátem vyuval. V opravě bylo zjištěno, že napěti jsou všude správná, gramofonová reprodukce byla možná, avšak na všech rozsazích ticho. Zárovkovou zkoušecíkou bylo zjištěno, že není spojen mezi antenní a uzemňovací zdiřítkou. Prohlídka odkryla, že antenní vinutí krátkovlnného rozsahu, navinuté na keramickém formeru, bylo roztaveno, na formeru zbyl jen opálený proužek a kužely roztavené mědi. Protože zapojení vinutí bylo seriové, měl přístroj na všechn rozsazích. — Příčina poruchy byla v síťovém spinaci. Zastával jej jednopólový, slaboproudý vypínač, určený pro malé napěti, a byl namontován nevhodně, takže jeden šroubek přívodní svorky se dotkl kostry. Dokud vedl spináčem nulák a místo antény se používalo kusu drátu, nešlo se nic. Když se však převráčením

## Z OPRAVÁŘSKÝCH

zástrčky dostala na spináč fáze, bylo na kostře plné síťové napěti. Když bylo do antenní zdiřítky zasunuto uzemnění, procházel proud přes antenní člukou do země a několik závitů tenkého drátu roztavil tak rychle, že ani pojistky na rozvodné desce nestačily proud přerušit. Po navinutí nového antenního vinutí a výměně nevhodného spináče pracoval přijimač správně.

Ke stejné poruše může dojít při poškození isolace přívodní šňůry, která je do kostry vedena neisolovanou dírou v plechu. Vážný je potřeba izolační průchodky.

Přijimač Philips reprodukoval slabě jen místní stanici. Bylo zjištěno, že na středních a dlouhých vlnách není mezi antenní a uzemňovací zdiřítkou vodivé spojení, ač podle plánu byly zde zapojeny antenní cívky. Na krátkých vlnách spojení sice bylo, ale ty byly za výšky „vykučané“ a vývody zkratovány. Zárovková zkoušecíka ukázala i na vývodech cívek, že není vodivé spojení. Po demontáži cívek a násilném otevření krytu cívky bylo zjištěno, že záležitostí hmožda je na antenní cívce středních vln vytavena a vnitřek krytu pokryt dehtovitým povlakem. Antenní vinutí bylo opáleno a konec cívky středních vln odpadl od vývodu při nepatrném dotyku. Aparát reprodukoval místní stanici, protože místo induktivní vazby nastala slabá kapacitní vazba mezi

# Vzhledné LEPTANÉ ŠTÍTKY

Cížadlostí pečlivého domácího pracovníka je, aby i vzhled jeho výrobků dosahoval úrovňě profesionální. U měřidel a pomocných přístrojů je k tomu nezbytnou podmínkou vzhledné popis a stupnicové štítky. Popis rytím, k němuž tento časopis přináší jednak návod ke stavbě pantografové gravírky (RA číslo 1, 2/1946, str. 14, 38), jednak návod na rytí od ruky (RA č. 3/1946, str. 72) je přece jen mnohem nedostupné, bud že pro malé práce nestojí zato výrábět poměrně složitý přístroj, nebo protože nemá cvik a dovednost pro ruční práci. Štítky z papíru jsou naopak mnohdy nedostupné. Pak přijde vhod způsob, který tu ostatně už také v jiné úpravě vysílá, totiž leptání štítků, nakreslených s použitím šablonek do jemné voskové vrstvy na povrchu kovu.


Vyzkoušel jsem leptání do všech běžných kovů. Dural a hliník leptam kyselinou solnou; zelezo, mosaz, měď, bronz kyselinou dusičnou. Zinek na štítky nedoporučuji, při leptání se chová nevýzpytatelně a na vzduchu šedne do nevhledné barvy.\*

a) **Pismo hloubkové.** Plech na štítky očistíme a vybrouším jemným papírem (krevelem, pemzou) rovnoběžnými tahy. Nahřejeme jej a potíráme tyčinkou z parafinu, v němž jsme rozmlítili černé barvivo nigrosin, aby vyryté písmo bylo zřetelnější a chybou patrnější. Vrstva parafinu smí být jen velmi jemná, aby odstraňování bylo snadné a nezůstávaly

\* Čtenáře snad bude zajímat, že se k leptání štítků z mosazi a mědi dá použít také roztok chloridu železitého hustoty 36 Bé, k leptání zinku technické kyseliny dusičné, rozdělené čtyřmi díly vody. Vyleštěný a odmašřený povrch zinku je možné chránit náštěrem zaponu.

pevné lnoucí zbytky. Žádaný nápis vyrýjeme do parafinu dřevěným písátkem takového průměru, aby šel s vhouhou vůlí do celuloidové popisovací šablony (obraz A). Hrot musí být zakončen rovnou ploškou, a držíme jej kolmo, aby ploška vybírala parafin v celém rozsahu. Kovové písátko se nehodi, je přilší neoddajné a zanechává zbytky vosku. Písmo třílně a přesně rozložíme, po dokončení odstraníme jehlou nedokonalosti. Při ryti projdem každé písmeno dvakrát.

Na nápis nakapeme koncentrovanou kyselinu, a štětečkem, občetovaným pro toto použití, jehož plechovou objímku nalakujeme, hvitě odstraníme vznikající bublinky v celé rozloze nápisu. Když se kysele vycerpala, přidáme novou, až dosáhneme žádané hloubky písma. Poňovat štítky do lázně není vhodné, protože obtížně uchráníme větší rozlohu kovu před napadením kyselinou. Pracujeme na rovné a studené podložce, která

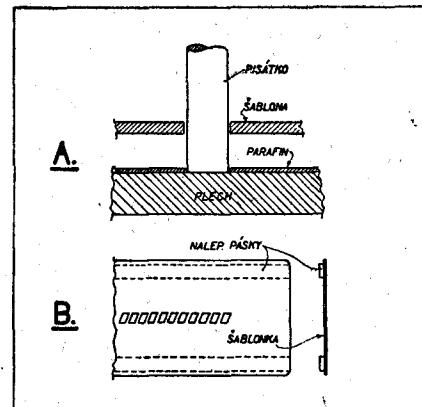

Obraz A. Tvar písátko ze dřeva pro výrytí nápisů do vosku podle šablony. — Obraz B. Úprava šablony na lepením celuloidových pásků zastane obvyklý držák, pro tento účel méně vhodný.

stačí odnimit teplo, vzniklé při leptání; mohlo by ohrozit soudržnost vosku. Lepení trvá několik minut. Po dokončení opláchneme zbytky kyseliny, omýjeme štítek sodou nebo mydlem a otřeme vosk.

b) **Pismo reliéfní** získáme tak, že ochrannou vrstvičku vytvoříme popisem šablonek a trubíkovým perem, naplněným zředěným, pomalu schnoucím tmavým lakem. Nehodi se lak acetonový, který by zaschl v péru. Vhodné zředění laku vyzkouším: musí dobré spouštět a krýt, a nesmí se roztékat. Nepodařená písmenka odstraníme hadříkem, zvlhčeným ředidlem pro příslušný lak. Lak necháme zaschnout, ale ne docela, aby se loupal. Tentokrát leptáme zředěnou kyselinou solnou, kterou vytvoříme příkarpáváním koncentrované do vody, ne opačně. Zase odmetáme štětečkem bublinky, až do sáhneme žádané hloubky. Okraj štítku chráníme rámečkem, viz snímek. Můžeme zkusit také jiné kyseliny, pokud nerozuříši lak.


Písmenka nebo vyhloubené okolo nich zapínáme vhodnou barvou; nejprve ji naneseme na celý štítek, a pak otřeme s povrchem šoupáním štítku po rovné podložce z tuhého papíru, který nevybere barvu z prohlubin.

Hodi se parafin zbarvený nigrosinem, v němž při tavení rozmlítili trochu kalafuny, abychom získali tvrdší materiál. Namášime ji potířením tyčinkou z barvy na ohýbat štítek.

Šablonek pro popisování si upravíme přilepením pásek celuloidových nahore a dole tak, aby šablonek bez držáku byla asi 1 mm nad povrchem štítku. Tím omezíme vliv nepřesného držení písátko a usnadníme přesné rozložení písmen. Obvykle používaný držák na šablonek ještě méně vhodný. Pamatuji také, že písmo 3 mm je pro štítky dostatečně velké; pro nápadné nápisy použijeme písmo 5 milimetrů, jinak raději méně. Písmo stojaté je vhodnější než ležaté.

Ke vzorkům, zasláným redakci, připomínám autor, že ze svých zkousek úmyslně vybral průměrné, aby ukázal, jakých výsledků lze dosáhnout bez obzvláštní pečlivosti; nerovnoměrné nápis a písmenka, vybočující z řady, nejsou zaviněna popsanou metodou výroby štítků.

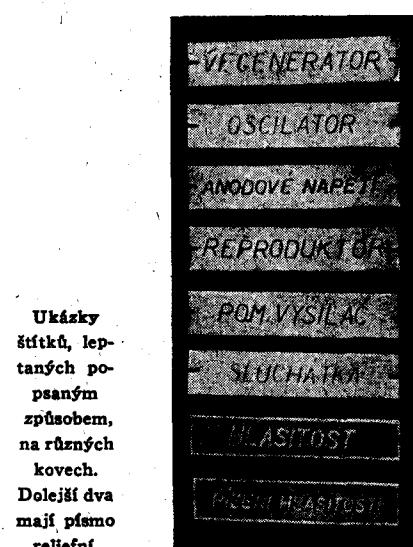• Vzhledné štítky získáme také takto. Rovnou a hladkou destičku z hliníku nastríkáme černým lakem, aby vznikla tenká, rovnomořná matná vrstva. Do té ryjeme s použitím šablony, jehlou, až odryjeme světlý povrch kovu. Štítky tak získané připomínají černobilé ryté popisy na štítcích resopalových, a esteticky plně uspokojuji.



často (asi u 5 % opravovaných přístrojů) a často si vyžádá dlouhého a obtížného hledání. Proto jsme ji zde věnovali místo, i když po využití vypadá prostě a nezdloučitelně.

Ve městech se nejednou stává, že vlastník přijímače zjistí náhlé zhorení přijímu, které přináší poruše antény, zaviněné zimním nečasem. Poruchu skutečně zhledá, když vyleze na střechu, ale takovou, že ji počasí jistě nezaviniště: antena je totiž více méně důkladně spojena s hromosodem nebo jiným spojovacím uzemněním, není-li ještě k tomu přetřena. Vypadá to jako projev silné výběhu a jako věc, která s problémem oborem nesouvise, ale jde o významnější případ, který je předchozím blíže přiblížen. Nabízíme jistě najete telefonní vedení, nebo aspoň komínovou lítvou. Elektrolyticky svůj přístroj, zhledáte možná, že do antenového obvodu pouštějte slabší nebo silnější střídavý proud. Když pak telefonní montér nebo komíník putovali se svou povinností po střeše a náhodou se dotkli antény, došlo k kontaktu mezi závitovou cívku. Slabou reproduktoru umožnila opět kapacitní vazba mezi anténní a mřížkovou cívku. Příčina chybějící zajištěna, protože byla mimo přístroj a ten změnil svého majitele.

Jiné poruchy jsou obdobné; k porušení antenního vinutí došlo buď probitím antenu, nebo přepátem v anténě před bortu, nebo zkratem (i mechanickým) izolačního kondensátoru antenní závěrky u universálního přijímače. — Porucha cívky se v opravářské praxi vyskytuje dosti

Emil Blažek



(21. III. 1685 — 28. VII. 1750)

Dne 28. července roku 1750 po tříletém utrpení, které nakonec přešlo v úplnou slepotu, večer po deváté hodině tiše zesnul a o tři dny později byl pochován na lipském hřbitově u kostela sv. Jana, šest kroků od chrámových dveří. Skrovné svršky si rozdělili dědicové. Dva nejstarší synové ještě před otcovým pochodem odnesly všechny noty, syn, Johann Christian, za otcova životu dostal tři klavichordy a „pedál“ (je méněna klavatura pro nohy), a ostatních sedmnáct nástrojů (mezi nimi sedm cembala) bylo prodáno. Mezi dědice byly rozděleny i zbytky knihovny, 81 knih, vesměs theologického obsahu, několik zlatých dukátů, stříbrných tolarů a něco stříbrného domácího náčiní, všeho poskrovnu, zvláště když uvážíme, že po Bachovi v den jeho smrti zůstávalo devět dětí. Vdově nechali zařízení domácnosti. Pensi žádnou neměla, synové žili daleko mimo Lipsko, a tak Anna Magdalena zemřela za necelých deset let po svém muži ve velké bídě jako „Almosenfrau“, což je jenom měkký výraz pro tvrdý pojem „žebračka“. A duchovní Bachovo dědictví? Ani ono nebylo v prvých desíti letech po jeho smrti velkou hřívou. Její synové se omezovali spíše na praktické využití technických možností Bachova umění než na jeho vnitřní náplň. Dívali se totiž svrchu na otcovy životní názory. Londýnský Johann Christian komponoval většinou veselou hudbu a bez jakýchkoli výčitek svého hudebního svědomí přepracoval Bachovo klavírní preludium na klavírní sonátu s průvodem houslí, zvraceje přitom celý hudební organismus původního díla, a Filip Emanuel se domníval, že trefně charakterizuje zaostalý životní názor svého otce, když o něm napsal, že „měl ještě zvyk všechny věci začít náboženstvím“. Postoj mladých hudebníků šel v odmítání ovšem podstatně daleko než rezervované stanovisko vlastních synů. Již za svého života od představitelů tehdejší hudební „kritiky“, smíme-li použít tohoto anachronismu pro první polovinu osmnáctého století, Bach musel slyšet, že jako skladatel a tvůrce je překonán, že žije v zapadlé minulosti a že píše zbytečně komplikovanou

a učenou hudbu, které již pomalu nikdo nerozumí a kterou také lidé si nepřejí poslouchat. Jedno mu ovšem neupříralo: že je jedinečným virtuosem a umělcem ve hře na varhany a na klavír. Bach sám však byl pevně přesvědčen, že v tu chvíli, „kdy chváli Boha, je jeho nástrojem, jeho harfou a hrou jeho strun“ a za vlastní cíl svého umění, který dovedl jasně a výstižně určit, nepřestával označovat dva pojmy: „Gottes Ehre“ a „Erbauung des Gemüts“, čili ve volném překladu oslavu Stvořitele a povznesení duha v blaženství srdce. Nad časným různotvárným životem přírody s jejimi nesčíslnými oživenými „monadami“, životem, ke kterému radostně přilnul, viděl se svým velikým filosofickým současníkem i harmonický princip vesmírného dění, leibnizovskou „milost“, pramonalu, jež určila i jeho muzikantský úkol a dala mu k jeho splnění i velký dar hudebního nadání.

Toto nadání je opravdu něčím úžasným v celé historii známé hudby. V Johannu Sebastianu Bachovi, který podle známého výroku Beethovenova se neměl jmenovat „potok“, ale „moře“, slévají se všechny průdy velkého barokního umění a všechna dovednost jeho kompozic a mnoho- hlasu. Ale Bach synthetisující je logicky doplnován i Bachem průkopnickým; jeho dilem se totiž naplňuje dědictví předků a otevřá se cesta potomkům. Vděčný pohled zpět je doprovázen i odvážným pohledem dopředu. Proto se z Bachova díla příští generace mohly učit jak umění dokonale vybudovaných forem, tak i dříve netušeným možnostem v harmonii i v melodii různých nástrojů.

Ani dvě stě uplynulých let, ani hluboká přeměna času nic neubrala Bachovu dílu na velikost, naopak jí jenom zvýšila. Bach nepřestal být velkým učitelem hudebníků. A zdá se, že jím ještě po dlouhou dobu zůstane. Zaslhuje toho nejen pro svou tvůrčí a hudebně technickou genialitu, ale i pro neúmorné, dnes již takřka legendární pracovní úsilí celého svého života a pro svou poctivou, hluboko zábranou lidskost.

Václav Fiala

#### Bachovo dílo na deskách

Ani hudebníci nemají často jasnou představu o tom, co všechno Bach vytvořil. V kritickém sebraném vydání Bachova díla, jež výšlo před Bachovy společnosti v letech 1891–1900, odkaz lipského kantora představuje 59 velkých svazků a tento počet byl od té doby ještě rozmnožen o nové nalezenaté. Přitom nemůžeme zapomínat, že značná část Bachova díla se ztratila. Z Pěti pašijí se na př. zachovaly jen Pašije sv. Matouše a Pašije sv. Jana, z církevních kantát známe něco přes dvě stě, ačkoliv Bach jich napsal tolik, že stačily na celé pětiletí pro všechny nedle a svátky. A nejinak jest tomu s jinými rukopisy. Přitom musíme mít stále na paměti, že Bach se nemohl žít v knížecích kapelách, varhanicím, kantořením nebo vším dohromady, a že při rušném životě v rodině (míval vždy kolem sebe třeba deset vlastních dětí a přečetně žáky na návštěvách) a při svých pracovních povinnostech mohl pracovat jenom po nocích. Ty také ze značné části své muzice obětoval. Je se vlastně nutno divit, že

si svoje zdraví zachoval tak dlouho a že svůj namáhaný zrak ztratil teprve na sklonku života.

Počet nahrávaných desek z díla Johanna Sebastianova Bacha jde ovšem do tisíců. V Crownově „Encyklopédie reprodukované hudby“ z roku 1948 je Bachovi věnováno padesát sloupců na 25 stranách. Jsou nahrány církevní kantaty (něco přes 30), světské kantaty, sbory, preludia pro varhany, mezi jinými i proslulým Albertem Schweitzerem, všechny Braniborské koncerty pro komorní instrumentální soubor, většinou v mnoha nahrávkách, jiné orchestrální skladby, klavírní koncerty, houslové koncerty, koncerty pro harpsichord a pro varhany, většina klavírních cvičení, fantasie a fugy, Invence, Goldbergovy variace, houslové sonáty, suity pro cello, sonáta pro flétnu, sonáty pro dva nebo tři nástroje, ale také velká mše h-moll, Magnificat, oboje Pašije a nezbytný „Das Wohltemperierte Klavier“, jehož některé číslo z 48 preludií a fug je denním živným chlebem mnoha klavíristů dneška. Ve sbírce diskofila, zajímajícího se jen poněkud vážnější o hudbu, ukázky Bachova díla jistě nechybějí.

V. F.

#### Z naší korespondence

##### Je možno všechny desky přehrát dřevěnou jehlou

Problém šednutí desek a nemožnost přehrát je dřevěnými jehlami, nadhozený v této rubrice p. Milošem Štědrónem, zájmal již delší dobu také p. Ing. Dr Jiřího Vogla z Prahy, který rovněž konstatuje, že u některých desek bambusových jehel nelze vůbec použít. Nalezl však prostředek, jak tomuto nedostatku odpomoci, a proto rádi citujeme jeho dopis, ve kterém mezi jiným píše: „Dřevěná jehla se o takovou desku odře a často již po několika otáčkách vydává pouze chrapot. Deska potom je jaksi obilená nastrouháným dřevem; i když to pro reprodukci kovovými jehlami ani nevadí, s dřevěnými ji přehrát nelze. Tento zjev, jehož příčinu zde nebudeme zkoumat, lze snadno odstranit mříkným naolejováním desky, nejlépe potřením asi pětiprocentním roztokem středně hustého minerálního oleje v benzínu a vytířením hadříkem do sucha. Na desce to není vůbec vidět, nejvýs má jakýsi „svěžejší“ vzhled. Debussyho „Reflets dans l'eau - Mouvement“ (Supraphon 15 194), jež se s dřevěnou jehlou naprostě nesnášela, jestem po takovéto preparaci na jedné straně přehrál s jednou dřevěnou jehlou bez přerušování čtrnáctkrát (dále jsem již neměl trpělivost), aniž bych byl pozorován zhoršení reprodukce, která byla podstatně lepší než u kovové jehly. U Beethovenovy IX. symfonie, u níž ze 17 stran jich šest nešlo přehrát dřevěnou jehlou, jsem přehrál po této impregnaci všech 17 stran jednou jehlou bez přibrušování, a to s dokonalou reprodukcí. Kdo ví, jak bude zněti její četná fortissima při použití běžného přehravacího zařízení a při použití kovové jehly, rád snad zkusi, oč lepší je reprodukce s dřevěnou jehlou, když jde použít všude.“

##### Ještě o uskladnění desek a volání po Beethovenovi

Z jiného dopisu výjimáme rovněž dva zájmové podněty:

„Problém správného uložení desek byl také dlouho mým problémem, až jsem to vyřešil způsobem, který mi opravdu velmi vyhovuje. Ukládání desek do alba jsem zcela opustil. Po mé názoru je to jeden z nejméně výhodných způsobů. Uložení do kufříků nebo

do krabic mně také nevyhovovalo, a to pro nesnadnou manipulaci. Stojánky na desky se mně také nezdají vhodné, protože při tomto uložení se desky snadno zkřiví. Nakonec jsem desky uložil takto: V knihovně jsem si vyprázdnil spodní příhrádku, která je přes 30 cm vysoká a hluboká. Příhrádku jsem si mezičítnami z překlýzky rozdělil na menší oddíly, do kterých se na stojato vejde 20 až 25 desek. Příčky, které jsou upěvňeny na podlážce i na zadní stěně, musejí být umístěny tak, aby desky stál opravdu rovně. Desky, které mimo obvyklé obálky mám ještě ve zvláštních obalech z tužšího papíru, stojí těsně vedle sebe, pokud možno nejtěsněji, ale tak, aby šly zasunout a vytahovat. Obálky desek na rozích nahoru mám očíslovány podle seznamu, který jsem si k tomu účelu založil. Manipulace na rozdíl od kufríků nebo krabic je velmi snadná, mám přístup ke všem deskám, a vyjmám jenom tu, kterou potřebuji. Přitom deskám nehrází zkřivení. Na poměrně malé místo, v knihovně jedna příhrádka, se vejde 400 desek. Vím, že každý nemá stejnou možnost, jako náhodou já s knihovnou, ale jistě by se dala pořídit skřínka aspoň 32 cm vysoká a hluboká s příčkami, jak jsem uvedl, a uzavratelná, a pořizovací náklady vzhledem k množství desek, které by ve skřínce byly uloženy, by nebyly zvlášť veliké.

A nakonec bych Vás ještě rád na něco upozornil. V neděli jsme slyšeli z rozhlasu (dopis je datován 30. května t. r.) ze zvukového snímku Beethovenový septet. Byl skutečně krásně proveden Českým nonetem. Vzpomněl jsem si na ten malý článek v posledním „Elektroniku“ a řekl jsem si, proč to už dávno není nahráno na našich deskách. Jistě mnoho milovníků hudby bylo by přímo vděčno za takové nahráni. Nemohli byste Vy, jako redaktek, dát podnět Gramofonovým závodům k tomuto nahráni? Bylo by to jistě účinnější, než budu-li jím psát já jako jednotlivce.“

Co má redakce dodat k této výzvě?

V památném spisu Richarda Wagnera „Putování k Beethovenovi“ je při líčení jeho jízdy českou zemí nezapomenutelná scéna, jak čestí sumáři se rozestoupenou opodávou cesty na krásné louce i se svými partesy, aby zahráli nikoli jiným za peníze, jen sobě pro radost, a to ne snad nějaký oblíbený tanec nebo pochod, ale Beethovenův Septuor. Richard Wagner, původce tohoto rozkošného a přeče historicky oprávněného výmyslu, zjevně i jako spisovatel, i jako muzikant si kládla za čest, že si mohl v této Beethovenové skladbě pod českým nebem zahrát violový part s putulními českými hudebníky. Jak by tedy České noneto nehrálo dokonale právě tohoto Beethovena? Po desítiletí se dočítáme o mimořádných úspěších naší devítky v cizině a české provedení Beethovenova septeta upoutalo mnohokrát pozornost světové kritiky. Nemělo by tedy opravdu v podání Českého nonetu na deskách domácí výroby chybět.

#### **O neexistující „Malé kronice“ Anny Magdaleny Bachové**

Setkal jsem se již s mnoha čtenáři a do konce i se vzdělanými hudebníky, kteří se domnívají, že Anna Magdalena, rozená Wülkenová, druhá chot Johanna Sebastiana Bacha, napsala po smrti svého muže o něm jakousi rodinnou kroniku. Je pravda, že byla oddanou a hudebně velmi schopnou spolupracovnicí svého muže, ale jeho život nám ani nezapsala, ani literárně nezahodnotila. Prvým životopiscem svého otce byl syn Filip Friedemann, kdežto „Die kleine Chronik“, vydaná německy i česky pod jménem Anny Magdaleny Bachové, je moderním literárním výtorem nedávných let. A je jistě charakteristické pro naše poměry, že ani nakladatelství, ani překladatel neuznali roku 1936 za vhodné, aby na tuto skutečnost upozornili alespoň v tirázi, ale naopak stylisací titulu udržovali českou čtenářskou obec v domnění, že jede o původní paměti z druhé poloviny osmnáctého století.

## **Památky L. V. ČELANSKÉHO**

Ludvík Vítězslav Čelanský byl se se dožil letošního 17. července 80 let. Mladší generace snad již ani nezná jeho jména. Život Čelanského byl totiž stejně úspěšný, jako smutný. Byl synem kapelníka z Krupé na Havlíčkobrodsku a již jako malý hoch účinkoval v jeho oblibené 23leté kapele, kde dovezl zahrát podle potřeby na všechny nástroje, a to tak, že předčil i staré muzikanty. V Kutné Hoře vystudoval učitelský ústav, ale učitelem dlouho nebyl. Přešel na pražskou konservatoř a navštěvoval i dramatickou školu, kde Šmaha ho označoval jako jedinečný herecký talent. Od roku 1895 se věnoval dirigentství, nejprve v Plzni, potom v Záhřebu a konečně od roku 1899 v Praze. Bohužel, nová divadelní správa, která smetla v roce 1900 starý režim v Národním divadle s kapelníkem Adolphem Čechem v čele, neslitovala se ani nad Čelanským, ačkoliv přímo oslavoval dirigentské schopnosti. Není tedy divu, že stávkující orchestr Národního divadla se obrátil na podzim roku 1900 právě na Ludvíka Čelanského, aby vedl nově tvořenou Českou filharmonii. Ale věk nikdy nebyl českou vlastností. Čelanský brzy musel ustoupit dirigentské místo Otakaru Nedbalovi, a toto urovnávání pohodlnějších cest pro jiné opakovalo se v jeho životě doma ještě několikrát. Čelanský se dvakrát vrátil z ciziny, kde měl skvělé postavení a přečetné nabídky, s novými nadějemi domů, aby mohl sloužit domácímu umění. Dopadlo to tak, že prakticky od svých paděsáti let byl v Praze vyřaden z hudebního života, ačkoliv měl jedinečné schopnosti jak k řízení orchestru, tak celého operního aparátu, s kterým po několika zkouškách i při zdánlivě ubohém obsazení dovezl dělat pravé divy, a objevoval se u dirigentského pultu jen výjimečně. Pak se ovšem v koncertních sálech shromažďovala početná obec jeho otitlů a ten, kdo jen jednou v životě viděl Čelanského dirigovat Smetanovu „Mou vlast“ nebo Dvořákova „Slovanské tance“, nikdy na tento fascinující dojem nezapomene. Čelanský ovšem nedirigoval mistrovsky jen tato díla, jež založila v Praze slávu jejich souborného provádění, ale i jiné skladatele a jiné kompozice. Uchvacoval v Paříži dirigováním Césara Francka (byl také jmenován důstojníkem francouzské Akademie), provedl ve Varšavě Wagnerova Parsifala takovým způsobem, že Schmedes a jiní hostující němečtí zpěváci, známi z Bayreuthu, prohlásili, že tak dokonalé provedení za svého působení nikdy neslyšeli, a vyznamenali dirigenta osobními dary, a při jedné operní stagioně v roce 1903 dovezl v Lodži provést s orchestrem bezé zkoušky Bořivoja „Mefistofela“ bez jediného škrtu, ačkoliv orchestr hrál z partií, které přišly z Italie teprve v poledne současně s partiturou. Přitom představení večer šlo jako na drátkách a kritika si nemohla vynachválit přednes a souhru. Čelanský byl prostě rozený geniální dirigent. Nepatřil k tomu pověšenému typu, který se dirigování učí teprve od jiných a často, bohužel, na neštastném orchestru, nýbrž dovezl orchestr učit sám. Ostatně to bývalo nejen vidět na jeho dirigentském vystoupení, které bylo naprostě své a nikoho nikdy nekopírovalo, ale bylo to především slyšet z toho, jak orchestr pod Čelanským zněl, zpíval a bouřil. Škoda, že z jeho velkého umění nám zůstaly jen vzpomínky. „Má vlast“ pod jeho takto vydávala byla sice zachycena na gramofonové desky, a to společnost His Master's Voice, ale při technické nedokonalosti



Kreslil Svatopluk Klír roku 1920

těchto desek přehrává je jako ukázkou dirigentského umění L. V. Čelanského byla asi stejná pošetlost, jako ukazovat někomu nepodařený amatérský snímek opony Národního divadla v rozměru formátu 4,5x6 cm a vydávat jej za poctačující představu o Hynaisově malířském díle. Měl se přece dozít vyššího věku, abychom doma z jeho skvělého věku, aby bylo víc vytěžili. Václav Fiala

## **Čelanský při zkouškách**

Zkoušel neobyčejně lehce a rychle, protože rozuměl technice nástrojů a vždy jasné věděl, co chce. Jak dovezl čistě sladit nástrojové skupiny a jak uměl odvážovat jejich vzájemný poměr pro výsledný zvuk, zůstalo jeho tajemství. Hudebníci pod ním rádi zkoušeli. Žádal, aby technicky ovládali part, a vytvářel dílo vždy nové, mají úžasné sugestivní sílu gesta i pohledu. Orchestr ho čekal vzrušen, protože nikdy nevěděl do detailu, jak se bude hrát, ale uklidnil se, sotva Čelanský se na své hudebníky usmál. Je známo o Toscaninim, že volá na hrající orchestra velmi často svoje „cantare, cantare!“. Také Čelanský považoval instrumentální hudbu jen za jiný druh zpěvu. Ví se o něm, že podkládal různým hudebním frázím slova a tím je neobyčejně přibližoval představivosti hudebníků. Jednou zkoušel Mahlerovu Sedmou symfonii. Na začátku čtvrté věty má hobojoista krátký motivěk v andante amoroso a Čelanský si přál, aby hobojozník zněl „nežně, ale nesměle“. Když hobojoistovi se přes všechnu něhu a vroucnost tónu nedařilo realizovat dirigentovo přání, Čelanský mu řekl, aby si představil krásnou měsíčnou noc v nádherném parku. Je jaro, všechno tam voní, a „yy se tam procházíte“, pokračoval, obrácen k hobojoistovi, „se svou milou a chtěl byste ji polbit. Ale jsou tam i jiné dvojice a ona vám odpoví tím hobojovým motivěkem: „Nech mne být — tady ne — počkej pak — budem snad — sami zas!“. Orchestr se rozesmál a jeden houslista ihned motivěk zahrál tak mistrovsky, že z toho bylo cítit, jak nerada ta milenka odmíká. Čelanský se obrátil k houslistovi a ihned prohodil: „Vy to znamenitě umíte! Je vidět, že jste zkušený! Však náš hobojoista, až bude stár jako vy, bude to také umět.“ — Ostinátnímu motivěk na počátku Smetanovy symfonické básně „Z českých luhů a hájů“ podkládal slova: „Jak jsi krásná, země česká, jak jsi krásná, země česká!“ Když přišel jednou o


# Náhrada cívek MIGNON A DUO

D vět hojně používané amatérské cívkové soupravy pro vlny střední a dlouhé, Palafer, Mignon a starší Duo, nejsou nyní vyráběny. Chce-li však některý zájemce použít zapojení ze starých ročníků t. l., vyzkoušená s těmito cívkami, může si poměrně snadno vyrobit jejich dobrou nahražku podle připojeného výkresu a snímku. Namísto speciálních jader a kostek tvárných se spokojíme s nejobvyklejším jádrem šroubkovým, průměr a závit M7, délka 12 mm, s trubičkovými kostrami o průměru 10 mm. Aby také zevnějšek, úprava a hlavní rozměry odpovídaly cívkám, které chceme nahradit, je souprava vestavěna do rámečku, složeného z pertinaxových pásků, které jsou v rozích spojeny tak trochu po truhlářsku, totiž na čepy. Provedeme-li výrezy přesně, tak aby části šly do sebe narazit těsně, drží kostra dobře i před zalepením celulooidovým lakem. — Vlastní cívková souprava je na trubce, kterou klepíme ze dvou kostek původní velikosti a přebytečnou délku odřízneme. Lepení se daří zvláště dobře, když kostky našrouboujeme prozatím na svorník se závitem M7, a nemáme-li jej, tedy na jedno jádro, které je přidří u sebe ve správném postavení, tak aby bylo lze jádro šroubovat shora dolů, přes klepnuté místo. Když lep částečně zaschl, jádro vyšroubojeme. Později bychom je už třeba nedokázali uvolnit.

Vinutí, jejichž data jsou na výkresu, navineme najednou ve vyznačených polohách a stejným smyslem (bez snímání kostky s navíječky; točíme stále týmž smyslem). Všecka jsou umístěna pevně, až na vinutí 9–0, které vinem na papírový prstýnek, abychom mohli jeho posunutím nastavit stejnou zpětnou vazbu pro střední i dlouhé vlny. Zapojení je vyznačeno ve schématu a výkresu. Jako vývodů použijeme asi 10 cm odstížeků izolovaného spojovacího drátu, pro nějž jsou v postranních páscích trojice dírek. Do nich drát provlékneme způsobem, viditelným na výkresu, dobře je zatahneme a zlepíme. Je to prostý a lacinný způsob, proti spájecím očkům o to výhodnější, že na cínovaný drát se spájí snáze než na niklovaný očka, a přiměřeně dlouhé konce zastanou většinu vývodů, takže odpadne jedno spájení.

Cívku pro odlaďovač, t. j. jednoduché laďací vinutí pro střední vlny s dvěma odbočkami, vyrobíme stejně snadno. Vinutí má 120 záv. v kabliku  $20 \times 0.05$  mm, křížově v šíři 6 mm na běžné kostce, kterou vsadíme do těsného otvoru v pertinaxové základní destičce a zlepíme. Vývody jsou začátek, konec a odbočky na 40. a 80. závitu. Vzhled seznáme ze snímku.

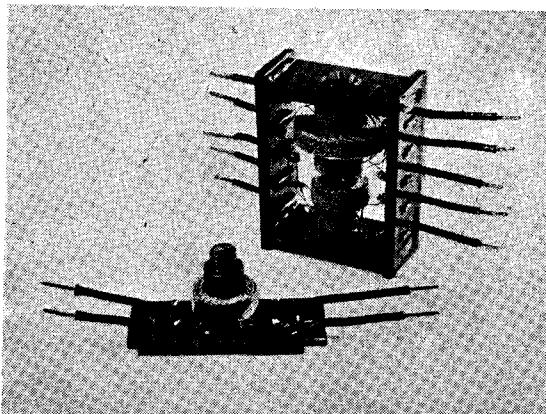dirigovat pohostinsky k pultu České filharmonie po prvé světové válce, zrovna v době, kdy veřejnost byla rozmířena známou lihovou aférou, řekl filharmonikům: „Pánové, tady jsme vždycky hrávali: »Jak jsi krásná, země Česká...« Ted budeme hrát: »Kradou benzin a špiritus, kradou benzin a špiritus!«“



## Označení SOVĚTSKÝCH ELEKTRONEK

1. Elektronky malého výkonu (přijímací a zesilovací pro všechny kmitočty, nejmenší vysílací):

11 — na první místě je číslo, udávající zaokrouhlené žhavicí napětí ve voltech, na př.  $6,3\text{ V} = 6$ ,  $12,6\text{ V} = 12$ ,  $4\text{ V} = 4$ .

12 — na druhém místě je písmeno ruské abecedy, označující konstrukci:

$\Delta$  (= D) — dioda.

$X$  (= CH) — duodioda.

$O$  (= S) — trioda (setočnaja lampa, t. j. elektronka s jedinou mřížkou).

$\Theta$  (= E) — tetroda (ekranirovannaja lampa = elektr. se stínicí mřížkou).

$\Pi$  (= P) — koncová pentoda nebo svazková tetroda.

$K$  (= K) — pentoda s proměnnou strmostí.

$\Xi$  (= Ž) — pentoda s normální charakteristikou.

$A$  (= A) — směšovací elektronka s dvěma mřížicemi mřížkou.

$P$  (= R) — trioda s jednou nebo dvěma diodami.

$B$  (= B) — pentoda s jednou nebo dvěma diodami.

$H$  (= N) — dvojitá trioda.

$\Phi$  (= F) — dvojitá pentoda nebo dvojitá svazková tetroda.

$E$  (= Ě) — ukazatel ladění (magické oko).

Kombinované elektronky se také mohou označovat dvěma písmeny, z nichž každé vyjadřuje druh jednoho ze skládajících systémů:

$CK$  (= SK) — trioda-pentoda.

13 — na třetím místě je číslo typu, jež nemá žádný speciální význam.

14 — na čtvrtém místě je opět písmeno ruské abecedy, označující tvar elektronky. Skleněné nemají zvláštní označení.

$B$  (= B) — kovová elektronka.


$\Xi K$  (= Ž) — žaludová elektronka.

$\Pi$  (= P) — miniaturní elektronka.

$J$  (= L) — elektronka s klíčovým zámkem.

15 — usměrňovací elektronky se liší označením jen tím, že mezi prvním číslem a následujícím písmenem je ještě záƏ.

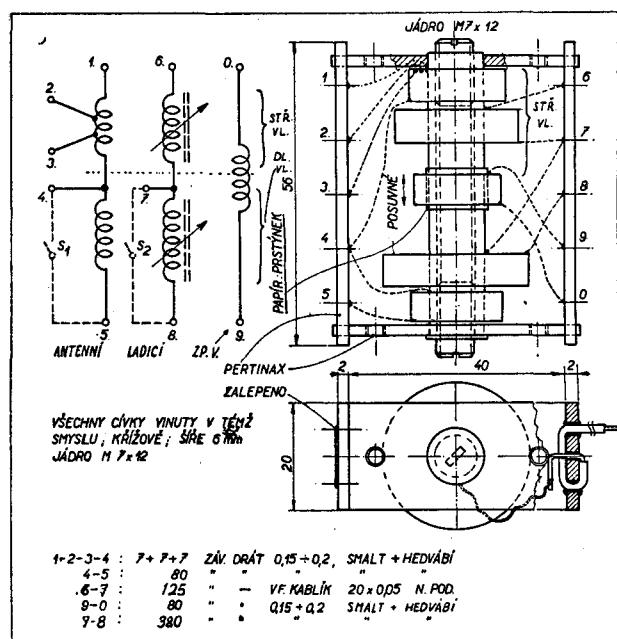$B$  (= V) — (vyprjamitels = usměrňovač).



### Příklady:

2C3 (= 2S3) — trioda se žhavením 2,5 V, skleněná baňka.

6K15B (= 6K15B) — pentoda s proměnnou strmostí, žhavici napětí 6,3 V, kovová.

6K15K (= 6Z1Z) — žaludová vf pentoda se žhavici napětím 6,3 V.

6H5II (= 6N5P) — dvojitá miniaturní trioda se žhavici napětím 6,3 V.

1VД1 (= 1VD1) — usměrňovač dioda se žhavením 1 V.

30BX1 (= 30VCH1) — dvojcestná usměrňovací elektronka se žhavením 30 V.

Často (zvláště u vysokovoltových kenu-tronů, vakuových usměrňovačů) se první číslo, udávající žhavici napětí, nepíše.

2. Modulační a generátorové elektronky pro všechny kmitočty. Žhavici napětí se neudává.

21 — na prvném místě je písmeno, označující určení elektronky

M (= M) — modulační.

Г (= G) — generátorová.

K (= K) — generátorová pro krátké a ultrakrátké vlny.

22 — na druhém místě je písmeno, udávající konstrukci elektronky, označení stejná, jako v odstavci 12.

23 — na třetím místě je číslo, udávající typ elektronky.

24 — na čtvrtém místě je písmeno, charakterisující chlazení anody.

Д (= D) — nucené vzduchové chlazení (dutí).

B (= V) — nucené vodní chlazení.

Chlazení vyzařováním se neoznačuje.

Elektronky, pracující pulsové, mívají často na třetím místě písmeno

И (= I, impulsnaja), další označení je normální.

### Příklady:

MC4 (= MS4) — modulační trioda.

ГС4Д (= GS4D) — generátorová trioda, chlazená vzduchem.

КЖ1 (= KŽ1) — krátkovlnná pentoda.

### 3. Obrazovky.

31 — na prvním místě je číslo, udávající průměr stínítka v cm.

32 — na druhém místě je písmeno JI (= L) (lučevá trubka — kathodová trubice, obrazovka).

33 — na třetím místě je písmeno, označující druh obrazovky:

O (= O) — obrazovka pro oscilografy nebo televizní s elektrostatickým vychytováním paprsku.

К (= K) — televizní obrazovka (kinoskop).

И (= I) — ikonoskop nebo optikon.

34 — na čtvrtém místě je číslo, udávající typ.

35 — na pátém místě je písmeno, udávající barvu stínítka.

Б (= B) — bílé stínítko.

С (= S) — modré stínítko.

В (= V) — zelené stínítko.

Ж (= Ж) — žlutozelené stínítko.

К (= K) — stínítko s delším dosvitem.

П (= P) — stínítko s krátkým dosvitem.

Bez tohoto označení je ikonoskop nebo optikon.

### Příklady:

13JO1B (= 13LO1V) — obrazovka se zeleným stínítkem o průměru 13 cm.

18JK2B (= 18LK2B) — kineskop s bílým stínítkem o průměru 18 cm.

### 4. Elektronky plněné plymem (výbojkami):

41 — na prvném místě je písmeno, označující určení výbojky:

В (= V) — usměrňovací.

Р (= R) — relátková.

М (= M) — modulační.

42 — na druhém místě je písmeno, udávající typ.

Г (= G) — gazotron.

II (= P) — thyratron.

ТИ (= ТИ) — pulsový thyratron.

А (= A) — plynový vybiječ s hliníkovými elektrodami.

В (= В) — totéž s bariovanými elektrodami.

43 — na třetím místě je číslo typu, a u některých druhů označení zapalovacího napětí ve voltech.

### Příklady:

ВІ7 (= VG7) — gazotron.

РТ6 (= RT6) — relátkový thyratron.

ВТ3 (= VT3) — usměrňovací thyratron.

МТИI (= MTI1) — impulsový modulační thyratron.

РА-460 (= RA-460) — plynem plněný vybiječ s hliníkovými elektrodami a zapalovacím napětím 460 V.

U ostatních elektronek nejsou označení standardisována.

Podle knihy Tjačunov, Elektrova-kumonyje příbory.)

Ing. S. Kohoušek.



### Rychlé čištění smaltovaných drátů

Odstraňování smaltu s vodičů bylo v tomto listě věnováno již několik článků. Zejména v souvislosti s choulostivým úkolem čistit vř kabilk. Najít energetické rozpouštědlo je o to těžší, že jinak stupňujeme odolnost smaltu proti oleji a organickým rozpouštědly. V časopise „Elektrotechnické informace“ zabývá se tímto problémem K. Lejsek z MEZ, vývojového závodu, a podává zprávu o použití kyseliny mravenčí. K odstraňování smaltu by použito 85% roztoku kyseliny mravenčí, která byla zahřáta na 95° C. Hladina kyseliny byla převrstvena olejem, aby kyselina netekala. Pro dokonalé odstranění isolace bylo potřeba 7 až 14 vteřin, podle sily vodiče, při čemž v uvedeném čase je započteno i otření zbytku isolace hadříkem. K počinování není třeba používat ani pasty, ani kalafuny, stačí odisolovaný drát ponorit do roztavené pásky. Počinování může následovat i za dvě hodiny po odstranění smaltu. Korose vodiče nehraci, protože těkavá kyselina se vypaří buď při cínování nebo během několika hodin. *Emil Blažek.*

### Úsporné bateriové elektronky

Sylvania vyvinula novou řadu miniatur. bater. elektronek, jež mají žhavici proudem 25 mA při napětí 1,4 V. Řadu tvoří směšovač 1U6 se strmostí 275 μA (směšovací), vř pentoda 1AF4 (strmost 950 μA/V), dioda-pentoda 1AF5 a konkávna pentoda 3E5 s výkonem 175 mW. Tato elektronka má dvě vlákna a může se žhnout buď 1,4 V/25 mA nebo 1,4 V/50 mA, resp. 2,8 V/25 mA, podle zapojení a požadovaného výkonu. Maximální anodové napětí je 90 V, elektronky však pracují dobře i při 45 V na anodě. (Electronics 1950, str. 151.)

### Nové potenciometry Helipot

O potenciometrech, které mají odporovou spirálu stočenou do šroubovice, takže k projektu celého rozsahu je potřeba několika otáček, jsme zde již referovali. Zřejmě mají tyto potenciometry Helipot značný úspěch. Vyrábí se nyní asi v 50 různých provedeních. Firma je sdržuje do tandemu (až 10násobně) a dělá také i pro konstrukci mnohastupňových zeslabovačů. Pro měření účely je možno obdržet Helipot až se 40násobnou šroubovicí (40 otáček), přenosnost nastavení 1/200 % a s přesností lineárního průběhu 0,05 %, při čemž potenciometr snese zatížení až 20 W. (Electronic 49, říjen, str. 37.) *H.*

### Zveřejněný zvukový archiv České akademie

Gramofonové závody, národní podnik, v rámci své spolupráce s fonografickým archivem České akademie věd a umění uvedly do oběhu prvou serii gramofonových desek ze zvukového archivu České akademie. Jde o serií třiceti zvukových snímků předních herců českého divadla v čele s Marií Hübnerovou, Bohušem Zapáolem, Marií Laudovou-Horíčkovou, národními umělci Leopoldem Dostálkem, Václavem Vydrau st. a j. Snímky dnes představují závažný dokument historického vývoje moderního českého divadla v období po první světové válce. Celá série, která se tak po prvně dostává ve své úplnosti širší veřejnosti, má cenu nejen dokumentární, ale je též cennou pomůckou pedagogickou.

(Lidové noviny, 14. 6. 1950.)

### Z REDAKČNÍ POŠTY

#### Redakci Elektronika.

Na Vaši výzvu z červnového čísla upozorňuji, že elektrická náhražka klavíru byla vystavena na PVV asi před dvěma roky. Předádějící zdůrazňoval jako výhodu možnost připojení na koncový stupeň přijímače (gramofonní vstup), možnost regulace hlasitosti a nízkou cenu (pokud se pamatuji asi 5000 až 7000 Kčs, tedy podstatně méně než klavír), jež podle jeho tvrzení umožní zakoupení tohoto přístroje na učení pro začátečníky, než se projeví, stojí-li jejich talent za větší investici do dokonalého klavíru.

Pokusil jsem se na vystavovaný vzorek hrát, byl jsem však vydáván rozčarován a zklamán. Ladění byl naprostě nevalné, tónový rozsah malý (což by začátečníkům ani nevadilo) a hlavně úhoz podstatně odlišný od úhozu na klavír. A tady jsme u jádra věci: cenu klavíru netvrdí jen cena resonanční desky a značná počtu strun, jež by se dala snížit použitím magnetického snímání nebo podobného principu, ale hlavně komplikovaný kladíkový mechanismus. A jakmile se budeme snažit postavit si po domácku elektrický klavír, dospějeme buď k vysoké ceně, pořídíme-li si dokonalou mechaniku, nebo zhotovíme hudební nástroj nového typu, jenž nebude vhodný pro docílení technického úrovně ani průměrné, natož pak virtuosní. Stež by bylo lze požadovat od podobného výrobku dokonalé možnosti hraní trylků a vůbec rychlých pasáží. Přesto však tímto posudkem nechci nijak zájemce o elektrický klavír odradit, naopak jim přejí mnoho zájmu a jsem zvědav na výsledky.

Ing. Vladimír Fiala.

### Z REDAKCE

Pro onemocnění spolupracovníka nebylo lze včas připravit k tisku a zařadit do tohoto čísla pokračování článku. Uvádění do chodu a opravy přístrojů z domácí dílny. Bude otištěno v čísle srpnovém.

V červenci probíhají redakční dovolené a pošta, která bude v té době doručena, bude proto vyřizována až v srpnu. Redakce proto prosí o strpení, zejména tazatele technické poradny, a bude vděčna, budou-li méně naléhavé dotazy a sdělení, vyžadující odpovědi, odloženy na srpen.

### K PŘEDCHOZÍM ČÍSLŮM

Domácí výroba nahrávacích folií.

V článku v 4. čísle 1950, str. 95 v 2. odstavci má být místo je výhodné nalit ji... správně je výhodné nalepit ji...

## NOVÉ KNIHY

Prof. Ing. Dr Václav V. Prošák, *Stručné základy elektrotechniky*, 4. revizované a doplněné vydání. Práce, Praha, 1950. — Formát ČSN A5, 376 stran, 371 obrázek, šitý a oříznutý výtisk 105 Kčs, váz. 130 Kčs. — Důkladně zpracovaný přehled silnoproudé elektrotechniky.

## OBSAHY ČASOPISU

### KRÁTKÉ VLNY

Č. 4-5, duben-květen 1950. — Oficiální seznamem zemí (států) a jím přidelených amatérských značek, stav k 31. III. 1950. — 7. květen, den radia, Ing. A. Kolesníkov. — Slašský valný sjezd ČAV, PhMr B. Janatka. — Některé problémy kv superhetu, Dr V. Farský. — Konvertor pro lovcu DX, Dr J. Staněk. — Řešení oscilátorů, S. Vojtěšek. — Orientace výbrusů pro oscilátoře, I. Solc. — Dobrý oscilograf, Dr J. Forejt. Ukv zařízení pro začátečníky, J. Bruna. — Absorpční vlnoměr, Z. Petr. — Klíč ke klíči, Ing. K. Špicák. — Kv dvoulampovka pro nejmídladší, Ing. O. Kavan. — Ovládací část pro aut, klíč. — Mf filtry s krystalem, R. Major. Směrovka pro 14 Mc, Ing. V. Laušman. — Plánování amatérských vysílačů, J. Drštík. — Jednoduché zařízení pro 430 Mc, J. Bruna. — Pomocné měřicí zařízení, J. Čermák. — Hlídky, referáty.

### SLABOPROUDÝ OBZOR

Č. 3, březen 1950. — Proměny kmitočtů nelineárními prvky, Ing. Dr M. Seidl, Ing. Dr J. Tauc. — Vf spojení na vedení vln pomocí jednopásmových přístrojů, Ing. L. Postler. — Přibližné vzorce pro výpočet indukčnosti kruhových cívek. — Výpočet transformátorů. — Americká norma pro vlnovody.

### ELEKTROTECHNIK

Č. 4, březen 1950. — Ohrev infračerveným zářením, Ing. K. Havlíček. — Špatné zkušenosti s pájením hliníkových kabelových ok, Tříška. — Záznam zvuku na desku a jeho reprodukce, J. Strnad. — Křížková obroukovka, V. Gutwirth.

### ELEKTROTECHNICKÝ OBZOR

Č. 4, únor 1950. — Modely kmitajících vnitřní transformátorů, Ing. J. Chládek. — Možnosti výroby elektrické energie thermoelektrickým a elektrochemickým způsobem, Ing. Dr F. Králik. — Zkušení smaltovaných drátek.

### SKLÁŘSKÉ ROZHLEDY

Č. 2-3, 1950. — Jednoduchá metoda kontroly skla ve výrobě elektronické, Ing. V. Kralochvíl. — Tavidla pro automatické sváření ponorenou elektrodou, Ing. A. Pelikán. — Soustružení skla, Ing. R. Pelikán.

### AUDIO ENGINEERING

Č. 5, květen 1950, USA. — Určování schopnosti hrotu přenosky sledovat drážku v desce, H. E. Roys. — O záznamu na pásek, I. J. Toll. — Úvahy pro návrh zesilovačů se zpětnou vazbou, H. I. Keroes. — Zdroj rovnoměrně složeného šumu (White noise, bílý šum podobně jako bílé světlo, složené ze spektrálních barev) pro výseftování dozvuku, J. M. Gottschalk. — Zjednodušený výpočet dozvuku, nomogramy, L. S. Goodfriend. — Příloha Video Engineeringu: Mechanika tv příjmu, S. W. Athey. Zvukové soustavy pro tv vysílání, W. L. Lyndon.

### ELECTRONICS

Č. 5, květen 1950, USA. — Elektronické přístroje kancelářské, W. B. Floyd. — Vidicon, snímací obrazovka s fotokonduktivním stínitelem a velikou citlivostí, P. K. Weimer, S. V. Forgue, R. R. Goodrich. — Samohinný regulátor exposice, G. Bruck, J. Higgins, J. Ward. — Antifadingová antena pro rozhlasové vysílače, H. Brueckmann. — Zdonalonalený invertor, pásme pro kodovou telefonii, L. L. Koros. — Měřič indukčnosti 5 mH až 100 H s kompenzací fáze elektronkovou impedancí, J. M. Marzolf. — Synchronizační tv generátor, G. Zaharis. — Pásmový filtr na podstatu fázového posunu, D. H. Pickens, J. N. Van Scyoc. — Kalibrace páskové stupnice, F. W. Schramm. — Tv ladícího přístroje s širokým pásmem, A. Newton. — Přístroj pro zjišťování záření gamma, L. Reiffel. — Přehled zapojení elektronkových voltmetrů, M. C. Selby. — Přehled slov s koncovou -tron, W. C. White.

### GENERAL RADIO EXPERIMENTER

Č. 11, duben 1950, USA. — Popis nového prostého elektronkového voltmetru se sondou a souměrným ss zesilovačem, G.R. 1803-A, C. A. Woodward, Js.

### RADIO ELECTRONICS

Č. 8, květen 1950, USA. — Budoucnost elektroniky, H. Gernsback. — Přehled tv adaptérů (předzesilovače). — Zajímavé příčiny poruch v tv. — Společný antenní systém pro televizní příjem, I. Kamen. — Násobiče napětí v tv přístrojích, C. W. Palmer. — Novinky ze sjezdu amerického Institutu radiotechniků (IRE). — Hledač signálů a elektronkový voltmetr, H. Hatfield. — Základy opravářství. — O měření intermodulace, C. N. Shipman.

### TELEVISION ENGINEERING

Č. 4, duben 1950, USA. — Optika v televizi, F. G. Back. — Stav barevné televize, D. Phillips. — Urychlené zkoušení trvanlivosti elektronek. — Směry návrhu tv obrazovek, K. A. Hoagland. — Tv mikrovlnné relé, E. D. Hilburn. — Návrh tv snímací obrazovky, A. Lytel.

### WIRELESS WORLD

Č. 6, červen 1950, Anglie. — Sdělovací technika pulsová s úzkým pásmem, T. Roddam. — Televizní monitory, J. E. B. Jacob. — O stínění. — Moderní měkké spájení, cesty k rychlosti a spolehlivosti, R. W. Hollows. — Řízení rychlosti a momentu elektromotoru elektronicky. — Použití nadzvukových vln k měření vysokých teplot, W. H. Rigg. — Doplnění benzínu za letu s použitím radarových návěstí. — Rychlejší výroba tv obrazovek. — Selektivní obvody R-C při malých kmitočtech. — Zesilovače pro kardiografii, B. J. Shelley. — Nové směry ve výrobě součástek.

### RADIO AND HOBBIES

Č. 4, duben 1950, Austrálie. — Oscilátor pro ssací metodou měření obvodů, R. Howe. — Co je selektivnost, M. Findlay. — Elektronky a obvody pro vvf. — Malý oscilátor, D. Williamson.

### RADIO EKKO

Č. 6, červen 1950, Dánsko. — Cestovní třílampovka s elektronkami řady U41. — O fadingu. — O záporné zpětné vazbě, F. C. Saic.

### L'ONDE ELECTRIQUE

Č. 278, květen 1950, Francie. — Závěr z porad o radionavigaci, P. Beson. — Theorie a praxe multipolů při vvf, G. Goudet, H. Jassin. — Prstencový filtr pro vlny typu H11 v kruhových vlnovodech, Z. Szepesi. — O kapacitě maximálního přenosu kanálu za přítomnosti šumu, J. Laplume. — Krystallová tetraoda jako měnič kmitočtu, R. W. Haegele.

### REVUE TECHNIQUE PHILIPS

Č. 10, duben 1950, Holandsko. — Expansní soustava pro přenos hudby, R. Vermeulen, W. K. Westmijze. — Pomůcka k hodnocení zobrazovacích možností roentgenového přístroje, G. C. E. Burger. — Monochromatické světelné zdroje, W. Elenbaas, J. Riems. — Zkoušky houzevnatosti železa a oceli, J. D. Fast.

### DAS ELEKTRON

Č. 5, květen 1950, Rakousko. — Popis drobného přenosného aparátu RCA (podle sjezdu IRE v USA). — Přehled německých a rakouských přenosných přijímačů. — Sodíkový galvanický článek, G. Kargl. — Stavba magnetofonu. — Přenosný bater. superhet s amer. miniat. elektronkami. — Jak se vysílá znělka vídeňského vysílače. — Účinky ultrakrátých vln nabízí, B. Mayer.

### RADIOTECHNIK

Č. 5, květen 1950, Rakousko. — Amatérské magnetofony. — Malý superhet s elektr. U41. — Zesilovač 50 W s 2krát LS50. — Elektronky s řízením příčním polem, W. Nowotny. — Výpočet širokopásmových zesilovačů, W. Hirschmann. — Zvuková technika ve vodě ve službách badatelů, H. Gemperle. — Kosmické záření, G. Ortner. — Konvertor pro 2 m.

Č. 6, červen 1950, Rakousko. — Činnost a úprava selenových stykových usměrňovačů, W. Stiassny. — Cyklosynchrotron pro 2 miliardy elektronvoltů, G. Ortner. — Nové čočkové anteny pro mikrovlny. — Amatérské magnetofony. — Návod ke stavbě magnetofonu ze stavebnice M 101. — Superhet na baterie. — Zapojení pro bateriové přijímače, L. Ratheiser. — Tabulka kv stanice, M. Schwarz. — Charakteristiky elektronky DK40, L. Ratheiser. — Poruchy, působení výbojkami, a jejich odstraňování, Kasperovski. — Křemenové řízení pro přijímač 2 m. — Stav ionosféry v dubnu 1950. Novinky z průmyslu.

### RADIO

Č. 4, duben 1950, SSSR. — Přípravy ke dni radia. — O bateriových přijímačích, M. Žuk. Zvětšení výkonu zesilovače UP200. — Prostý amatérský superhet, E. Komarov. — Automatický klíč, Ju. Dzekan. — Kv dvoulampovka, O. Gutorskij. — Zapojení křemenových oscilátorů, A. Plonskij, L. Labušin. — Nové obrazovky. — Čočka pro televizory, A. Citovič, Ju. Sokolov. — O sluchadlech (přístroje pro nedoslyšavé), M. Efrussi. — Miniaturní pentoda 2P1P, A. Azatjan. — Parametry a charakteristiky elektronky, E. Levitin. — Barevný kod pevných kondenzátorů.

Č. 5, květen 1950, SSSR. — A. S. Popov, A. G. Arenberg. — Všeobecné rozvíjí radiamatérství, V. I. Kuzněcov. — Nový doklad rozkvětu sovětské radiotechniky, V. Michajlov. — Přijímač pro rozhlasové ústředí, K. Borejko. — Elektronkový přijímač pro venkov, M. Ganžburg. — Kombinace přijímače a magnetofonu, Primag 2, A. Abramov. — Magnetron, L. Kljagin. — Přímo zesilující přijímač pro radiogramofon, A. Nefedov. — Schéma generátorů, Ju. Prozorovskij. — Vysílač pro ukv, O. Tutorskij. — Televise v barvách, I. Bolosin. — Televizor LTŠ 1, K. Šučkoj. — Přijímače závodu VEF, M 697, Baltika. — Tónový generátor RC, V. Enjutin. — Magnetofon pro rozhlas, M. Jegorov. — Souběž obvodů v superhetu.

### RADIO SERVICE

Č. 75-76, březen-duben 1950, Švýcarsko. — Přehled soudobých metod radionavigace, A. Dunkel. — Zdroje ss napětí pro tv přístroje, G. Lohrman. — Snímací obrazovky, Y. L. Delbord. — Kmitočtová modulace v Německu, K. Tetzner. — Nový způsob grafického řešení elektrotechnických a radiotechnických problémů, pokr., F. Cuénod. — Dimafon, přístroj s magnetickým záznamem zvuku na deskový nosící, O. Stürzinger.