

OBSAH

Vidicon	198
Přibližný výpočet zesilovače třídy C	200
Miniaturní fotonka	201
Rozluštění veletržní hádanky . . .	202
Nejvhodnější odpor galvanometru	203
Uvádění do chodu a opravy přístrojů z domácí dílny, XI . . .	204
Měřič kmitočtu s přímým údajem hodnoty	206
Meramie napáťia ss zdroja s velkým vnětorným odporom . . .	209
Přestavba starého přijimače . . .	210
Zdokonalená elektroakustická pračka	212
Časové relais bez elektronky . . .	215
O budoucnosti gramofonové desky	218
Růžena Maturová a její památka na deskách	217
Ještě o tramech místo jehel . . .	218
Z opravářských zkušeností . . .	218
Obsahy časopisu	219
Prodej — koupě — výměna . . .	220

Chystáme pro vás

Prostý můstek k měření odporů a kondensátorů, s mag. okem • Thermo-elektrický teploměr a pokusy s ním • Účelné pajedlo • Jakostní koncový stupeň • Zajímavá zapojení nf zesilovačů • O nf zpětné vazbě • Thomsonsův můstek k měření malých odporů (návod) • Nf diskriminátor.

Z obsahu předchozího čísla

Elektrostatický voltmetr s rozsahem 10 až 400 V • Rozhlasová ústředna • Přijimač na noční stolek • Raménko a zvedač pro přenosku • Pracovní stůl • Přechodové odpory běžných dílků • Zkoušec kondensátorů • Zesilovač s uzemněnou anodou jako výkonový stupeň • Tabulká k porovnání vlastností tří druhů triodových zesilovačů • Co je intermodulace • Měření velmi malých kapacit.

Život a dílo M. A. Bonč-Brueviče

V moskevském měsíčníku „Radio“ uveřejňuje profesor a doktor technických věd P. Ostrjakov zajímavý a dokumentárně bohatě doložený článek o vynikajícím představiteli M. A. Bonč-Bruevičovi, který před deseti lety předčasně zemřel v plné životní energii a vědecké práci.


Michail Aleksandrovič Bonč-Bruevič (čti: Bruevič) narodil se roku 1880 v Orlu a svoje dětství strávil v Kyjevě. Již jako chlapec projevoval velký zájem o fyziku a roku 1906 jej zaujaly pokusy A. I. Popova. Podle jeho návodu ve své primitivní domácí laboratoři sestrojil rádiový vysílač a přijímací přístroj. V září 1906 vstoupil do petrohradského ústavu pro vojenské inženýry, kde jeho učitelem fyziky byl vynikající učenec a současně A. I. Popova — Vladimír Konstantinovič Lebedinskij. Osobní sbírání mezi učitelem a žákem mělo rozhodující vliv pro celý další život Bonč-Bruevičův. Ukončiv roku 1909 kurs vojensko-inženýrského učiliště, Bonč-Bruevič byl jmenován do Irkutsku, kde byla tehdy posádkou 2. sibiřská rota „jiskrového telegrafu“ — jeden z prvních vojenských rádiotelegrafických oddílů ruské armády. Tam mladý inženýr sloužil tři léta a potom vstoupil do petrohradské důstojnické školy pro elektrotechniku. Již v roce 1907 Bonč-Bruevič začal se vědecky zabývat teorií výboje elektrické jiskry a výzkumy ukončil roku 1914, shrnuv krátce předtím svoje výrobky ve vědeckém časopise Ruské fyzicko-chemické společnosti. Svými pracemi rázem se zařadil mezi vynikající ruské učence: V. K. Lebedinského, V. F. Mitkeviče, M. M. Glagoteva a j. Koncem května r. 1914 Bonč-Bruevič absolvoval petrohradskou školu pro důstojníky-elektrotechniky a byl jmenován mistrovitelem tverské rádiotelefonické stanice. Tam energicky pracoval o vytvoření domácí elektronové lampy, aby se Rusko mohlo osvobodit od závislosti na cizině a aby ruská armáda byla zásobena elektronikami domácí výroby. Skutečně již v roce 1915 Bonč-Bruevič vyrobil první ruskou elektronku. Za carského režimu bylo však prací M. A. Bonč-Brueviče využito jenom málo.

Teprve říjnová revoluce otevřela tomuto neúnavnému vědci i praktiku, který zatím konal prvé zkoušky s mřížkovou modulací a dostával se k první začátkům radiotelefuru, cestu k dalšímu růstu a nové pracovní možnosti. O vynikajících schopnostech Bonč-Brueviče byla podána zpráva V. I. Leninovi a zkrátka Bonč-Bruevič byl jmenován přednostou nově zřízené laboratoře v Nižním Novgorodě, která byla prvním sovětským vědecko-výzkumným ústavem v radiotechnice. Bonč-Bruevič mezičlánkem konstruoval přijímací a vysílací elektronky, jakéž i lampu pro radiotelefonní vysílačky. Zároveň organoval servový výrobu zesilovacích elektronek. Na jaře roku 1919 Bonč-Bruevič začal s konstrukcí radiotelefonní vysílačky a na podzim byl se svou prací povolen do Moskvy. V prosinci r. 1919 se konalo první vysílání z Nižního Novgorodu do Moskvy se 40 wattů v anteně. Koncem ledna r. 1920 výkon stoupil na 300 wattů. Tyto úspěchy radiotelefonie upoutaly pozornost V. I. Lenina a Lenina již 5. II. 1920 poslal Bonč-Bruevičovi známý dopis, ve kterém jeho vědecko-výzkumné činnosti přislíbil všechnou pomoc a účinnou podporu. Hned potom v březnu nižegorodské laboratoři bylo uloženo, aby do půl třetího měsíce byla zbudována centrální radiotelefonická stanice s akčním radiem 2000 verst. Hlavním problémem přitom bylo vytvořit mohutné vysílací lampy bez těžko tanitelných kovů: tanalu a molibdenu. Bonč-Bruevič konstruoval

zakrátko model lampy neobvyklé konstrukce: elektronka neobyčejně výkonná byla chlazena vodou, podobně jako motory s vnitřním spalováním. Na anodě této elektronky bylo možno rozptýlit 950 wattů. S tím již bylo možno zahájit pravidelné radiotelefonní vysílání.

Na podzim r. 1920 vysílal o dvou kilowattech byl zbudován v t. zv. Chodynské (nynější Říjnová, „Oktjabr'skaja“) stanici v Moskvě. Vysílání bylo dobré slyšetelné v Taškentě. Čítě a v jiných vzdálených místech. Z chodynské radiostanice byl také veden jednostranný radiotelefonický rozhovor s Berlínem. Němci naslouchali, ale nemohli odpovědět, ježto tehdy ještě neměli radiotelefonní aparaturu. Když bylo rozhodnuto o budování nových stanic a mezi jiným o nové silnější radiotelefonické stanici v Moskvě, Bonč-Bruevič byl nucen zdokonalit svoje elektronky, chlazené vodou. Podářilo se mu také převést ztrátu na anodě až do 1,2 kW. Aby dosáhl této hodnoty, konstruoval — první na světě — mnohokomorovou anodu. Lampa měla čtyři kathody, každou se svou mřížkou a se svou anodou, která byla opět částí všeobecné anody. Tento originální ruské konstrukce bylo posléze využito Angličany v jejich rozbírací lampě Metro-Vickers. Prvenství zde nesporně patří sovětskému učenci. Koncem roku 1921 byla vysílací aparatura pro moskevskou rozhlasovou stanici pojmenovanou po Kominterně, v nižegorodské laboratoři dokončena a v září roku 1922 již vysílala první rozhlasový koncert. Výkon byl 12 kW, takže byla prvnou na světě. Bonč-Bruevič mezičlánkem již zkoumal různé účinky ultrakrátých vln, o obtížích v elektronkách se již byl přesvědčil. Jeho vědecké práce v tomto oboru mají velkou cenu. Po zbudování mnoha menších rozhlasových stanic Bonč-Bruevič s M. A. Kugusevem a S. I. Šapošnikovem zkonztruoval r. 1927 dvě radiotelefonní vysílačky v Moskvě a Sverdlovsku, kde výkon v anteně již dosahoval 40 kilowattů. Již koncem r. 1928 Bonč-Bruevič konstruoval 25kilowattovou vysílačku elektronku a brzy potříl vzorek o 100 kW. Tento konstrukčním vzbudil Bonč-Bruevič r. 1928 velký obdiv u oborníků známé německé firmy Telefunken a v letech r. 1928 na mezinárodní radiové výstavě ve Stockholmu.

Bonč-Bruevič soustředil nyní svůj vědecký zájem na studium krátkých vln a prakticky ho využil nejdříve na lince Moskva-Taškent a brzy poté na lince Moskva-Irkutsk, kde se již pracovalo podle Bruevičovy vypracované metody „noční“ a „denní“ vln. Roku 1932 vydal Bonč-Bruevič svou hlavní práci „Korotkie volny“ („Krátké vlny“). Za svou vědeckou činnost Bonč-Bruevič byl jmenován roku 1931 dopisujícím členem Akademie věd SSSR a nižegorodská laboratoř byla vyznamenána dvěma rády Rudého praporu a dostala jméno po V. I. Lenincovi. Po přesídlení do Petrohradu se Bonč-Bruevič v letech 1932–36 zabýval problémem šíření krátkých vln atmosférou a řídil práce sovětského sektoru Mezinárodního polárního roku. V letech 1933–40 Bonč-Bruevič mnoho pracoval i v leningradském elektrofyzikálním institutu (LEFI), a to v oboru ultrakrátých vln, směrových anten, vlnovodů a mnohakomorových magnetronů. Prvý také navrhl, jak uskutečnit přesné zaměřování elektromagnetickými vlnami, a kromě toho pracoval v různých jiných oborech radiotechniky. Zároveň v Leningradu rozvíjí velkou literární i pedagogickou činnost. Je profesorem leningradského elektrotechnického institutu pro komunikaci, r. 1935 vydává obsáhlou učebnici →

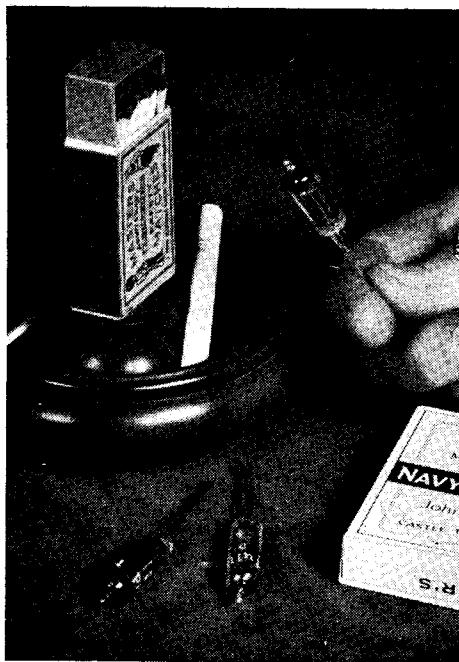

Skutečná velikost evropských subminiaturních elektronek (čti E 7/1950, str. 150; 157; 171) vyplývá z porovnání s cigaretou a zápalenkami. (Výrobek Mullard; Wireless World.)

«O „Osnovy radiotechniki“ (Základy radiotechniky) o dvou svazcích pro elektrotechnické „vuzy“ (vysoké školy), a v roce 1938, dvě léta před svou smrtí, k ní připojuje vynikající učebnou příručku pro technická učiliště „Elementy radiotechniky“.

Jubileum M. A. Bonč-Brueviče se v Moskvě a ostatních sovětských městech neomezovalo na slavnostní zasedání vědeckých společnosti, vzpomínkové přehlídky a články. Bude uctěno trvalejším způsobem. Předsednictvo Akademie věd SSSR rozhodlo, aby byl vydán sborník vědeckých prací M. A. Bonč-Brueviče.

Přestavitelný potenciometr

Fa FSSCO uvedla na trh zajímavý potenciometr, u kterého je možno měnit skoro libovolně závislost mezi otocením a výstupním napětím. Potenciometr se skládá z mnohonásobné odporové šroubovice s množstvím přestavitelných vývodů a ze spojovacích šnúr, kterými je možno spojit libovolné body na odporové dráze. Vhodným nastavením je možné dosahovat lineární, nelineární (jakéhokoliv tvaru), periodické i nespojité funkce mezi výstupním napětím a otocením ukazatele na přesně kalibrované stupnice. Výrobce tvrdí, že přesnost nastavení je lepší než 0,5 %. (Electronics, květen 50, str. 47.) -zn-

Přístroj pro kreslení diagramů

Kreslení diagramů (charakteristiky elektronek, hysteresis smyčky, rezonanční křivky oscilačních obvodů a pod.) patří mezi úkony nejméně přijemné. Aby usnadnila tuto práci, zrychlila ji a vyloučila chyby, které vznikají při několikanásobném přenášení měřených hodnot (měřicí přístroj, odečtení, zapsání, přenesení do diagramu), sestříjila fa Electronics Associates přístroj, který přímo zapisuje do pravoúhlých souřadnic závislost dvou neznámých, převedených na ss napětí. Přístroj vypadá jako malý psací stůl (asi 1 m široký), na kterém se pohybuje (oběma směry) záznamový papír (odvíjí se s válcem na válec), na který příse pišátko, které se pohybuje po kolejnici

kolmo na směr pohybu papíru. Jedna měřená veličina vlastně ji uměrně ss napěti) ovládá pohyb papíru, druhá veličina řídí pohyb pišátka. Citlivost vestavěných zesilovačů je asi 20 mV/cm (pohyby papíru nebo pišátka), přesnost psaní 0,05 % z max. výchylky a rychlosť záznamu až 20 cm/sec. Tímto zařízením je možné získat skutečně rychle a pohodlně diagramy až v „nadživotní“ velikosti (80×80 cm) s přesností o rád větší než je přesnost nejlepších laboratorních měřidel. (Electronics, květen 50, str. 217).

O. H.

Miniaturní vibrátor


Pro napájení přenosných kapesních zařízení ze suchých nízkovoltových článek vyvinula fa Victoreen Instrument drobný vibrátor, jehož cívka spotřebuje jen 7,5 miliwattu. Na př. celý eliminátor s tímto vibrátorem (pro přenosný Geiger-Müllerův detektor záření), který dodává 60 V/0,5 mA pro zesilovací elektronky a 900 V/10 μ A pro počítací, spotřebuje jen 38 mA ze žhavicí baterie 4,5 V. Přes poměrně malou účinnost eliminátora s vibrátorem (asi 30 %) je tento způsob napájení výhodnější než miniaturní suché baterie s vysokým napětím. Eliminátor je menší než baterie, obsluha jednodušší a náhradní články (typu Sioux) lze kdekoliv koupit, kdežto anodové baterie mají na skladě jen speciální závody. — (Electronics, květen 50, str. 223.) -rn-

Samočinný filmovací přístroj

Pro reportážní filmové práce sestrojila fa Specialities přijímací přístroj, který si samočinně nastaví vhodnou clonu. Vedle skupiny objektivů je namontován selenový článek, který ovládá předzesilovač a servomotor irisovou clonou objektivů, takže jsou stále správně zacloňeny, i když se při filmování mění světelné poměry. Podobné zařízení bylo sestříjeno pro stereoskopický letecký aparát, používaný pro mapování. Fotonka, motor a zesilovač (šest elektronek) a příslušný napájecí zdroj je v malé kovové skřínce. Na ní je možno nastavit citlivost filmu a expoziční dobu (u leteckého aparátu) nebo rychlosť filmu (u přijímačky). Zařízení samočinně respektuje tyto hodnoty při nastavování clony. Největší použití naleze zařízení v barevné fotografii, protože barevné filmy jsou velmi málo expozičně pružné. — Electronics, květen 50, str. 74.) H.

Universální televizor

Ke zmínce o tv přijímači bez transformátoru, Pye B18T, která tu byla otištěna dříve, přinášíme další podrobnosti. Přístroj má obvyklé seriové žhavení svých 19 elektronek, poměrně jednoduchou konstrukci i obsluhu a malé rozměry a váhu. Měří 44×31×31 cm, váží asi 14 kg, tv obrázek má rozměry 15×19 cm. Je napájen ze sítě 220 V, pro menší napětí st je zapotřebí autotransformátor. Na čelní stěně je jeden řízení hlasitosti a kontrastu, ostatní řídící prvky jsou vzadu a nastavují se naopak. Ví část pracuje jako přímý zesilovač (4 stupně), nikoli superhet.

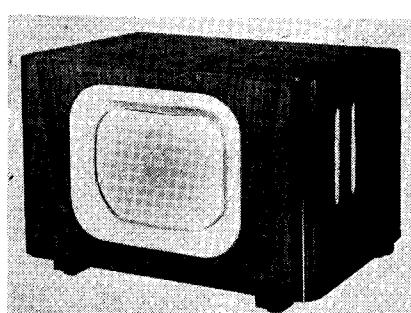

VIDICON

Nový televizní snímač se zvětšenou světelností

V květnovém čís. čas. Electronics (1950) popisují Weimer, Forgue a Goodrich novou snímací elektronku, která vyniká nad dosud používanými snímači jednoduchostí a malými rozměry a výkonem se jim vyrovná. Zatím známé snímací elektronky využívaly k přeměně světelného obrazu v elektrický signál emise elektronů, způsobené t. zv. vnějším fotoelektrickým zjevem ve vakuu. Vakuové emisní fotonky, které jsou základem všech snímačů, se velmi hodí pro televizi, neboť mají zanedbatelnou setrvačnost. Nevýhodou je poměrně malá citlivost, což vede ke značné komplikaci snímače, požadujeme-li spolehlivou činnost i při zhoršených světelných podmínkách.

Novy snímač, pojmenovaný vidicon, využívá změny elektrické vodivosti při osvětlení. Nejstarším známým nositelem takové vlastnosti je selen, známý po této stránce již v minulém století. Také jiné látky mění elektrický odpór při osvětlení, z nich nejúčinněji tellur, který se přidává k selenu, a thalofid, oxydační zplodina síníku thallia (thalliumoxysulfid). Tyto články, známé též jako odporové, vynikají nad emisními mnohonásobnou citlivostí (až 10 mA/Lm proti 0,05 mA/Lm), lze jich však použít jen tam, kde nevadí jejich opoždění sledování změn osvětlení. V dnešní době jsou však téměř zatačeny t. zv. stykovými usměrňovacími fotoelektrickými články, které jsou také velmi citlivé a mají malý vnitřní odpór, nepotřebují však k provozu zvláštní zdroj napětí. Odporové články jsou s obtížemi použitelné pro reprodukci zvuku (počátky zvukového filmu), při pokusech s přenosem pohyblivých obrazů však selhávají, aplikují-li se na ně běžné snímací metody (Nipkowův kotouč, zrcadlové kolo atd.).

Přesto však byly konány pokusy s takovým uspořádáním článku, při kterém by se využilo veliké citlivosti a současně se obešla setrvačnost, která je příznačnou újmem této hmot. Pokusy se datují asi od r. 1936, žádný výsledek však nevyšel ze stadiu laboratorních pokusů do praktického používání, poněvadž nemohl soutěžit s dosud používaným ikonoskopem a jeho zlepšenými úpravami. Teprve nyní vytvořily laboratoře RCA prakticky upotřebitelný snímač, založený na změně vodivosti při osvětlení.

Snímač vidicon (snímek; obraz 1) je svým uspořádáním v podstatě podobný původnímu ikonoskopu. Používá stejněho elektronového děla (elektronové trysky: electron gun), t. j. kathody, emitující elektrony, mřížky, regulující intenzitu elektronového paprska a anody, urychlující elektrony. Také elektronová optika, složená ze zaostřovacích cívek, napájených stejnosměrným proudem a z vychylovacích cívek, napájených z generátorů pilových kmití, je běžného provedení.


Důležitým snímače je stínítka, zastupující mosaiku ikonoskopu. Těsně za stínitkem je jemná síťka, jejíž účel ještě vysvětlíme. Zvětšený průřez stínítkem je na obraze 2. Snímaná scéna se objektivem

promítá na přední stranu citlivého stínítka, složeného ze dvou vrstev, pravděpodobně kathodicky nanesených na přední skleněnou stěnu baňky. Přímo na skle je průhledná kovová vrstva, vodivě spojená s kovarovým kroužkem, nataveným po obvodě baňky (kovar je slitina železa, niklu a kobaltu, vhodná pro vakuové těsné zátavy do skla). Kroužek tvorí vnější přívod proudu do stínítka. Tepřve druhá vrstva je fotoelektricky citlivá; autofi neuvádějí sice její složení, říkají však, že je možno použít selenu i jeho sloučenin, zejména sirovíků a kysličníků.

Promítnutím obrazu na stínítko se stávají plochy stínítka, které jsou více osvětleny, vodivějšími nežli méně osvětlené. Světelný obraz tedy vytvoří na stínítku odpovídající obraz „odporový“, který zůstává trvale po celou dobu snímacího cyklu a sleduje průběh snímané scény tak, jako změněný obrázek na matnici fotografického aparátu.

Snímací pochod si můžeme vysvětlit tak, že elektronový paprsek považujeme za jakýsi nehmotný sběrač kartáček, který přebíhá napříč po stínítku a dotýká se jeho povrchu. Elektronový paprsek a stínítko jsou zařazeny do proudového obvodu spolu se zdrojem napětí a pracovním odporem, z něhož se bere obrazový signál k dalšímu zesílení. Jelikož různá místa stínítka mají podle osvětlení také různý odpor, protéká obvodem okamžitý proud, úměrný právě zařazenému odporu. Proud protéká kolmo ke stínítku, ve směru dopadajícího světla. Proto musí být přívod proudu proveden na přední straně po celé ploše stínítka pomocí průhledné elektrody. Ještě náznoréji můžeme snímací pochod vysvětlit podobenstvím s přepinačem, který rychle přebíhá řadu odporů, jejichž velikosti se pomalu mění (obraz 3). Právě tak se mění odpor stínítka, jestliže se snímá pohybující obraz. Přenáší se na př. 25 obrázků za vteřinu, postačí tedy, aby stínítko spolehlivě rozlišilo změnu osvětlení, nastavší během $\frac{1}{25}$ vteřiny. Elektronový paprsek pak přepíná různé odpory stínítka v obvodu prakticky bez setrvačnosti, takže je jasné, že tímto uspořádáním se vyloučí vliv opožděného sledování světelných změn na jakost přenášeného obrazu. Vidicon tedy pracuje na podkladě uchování obrazu (storage princip).

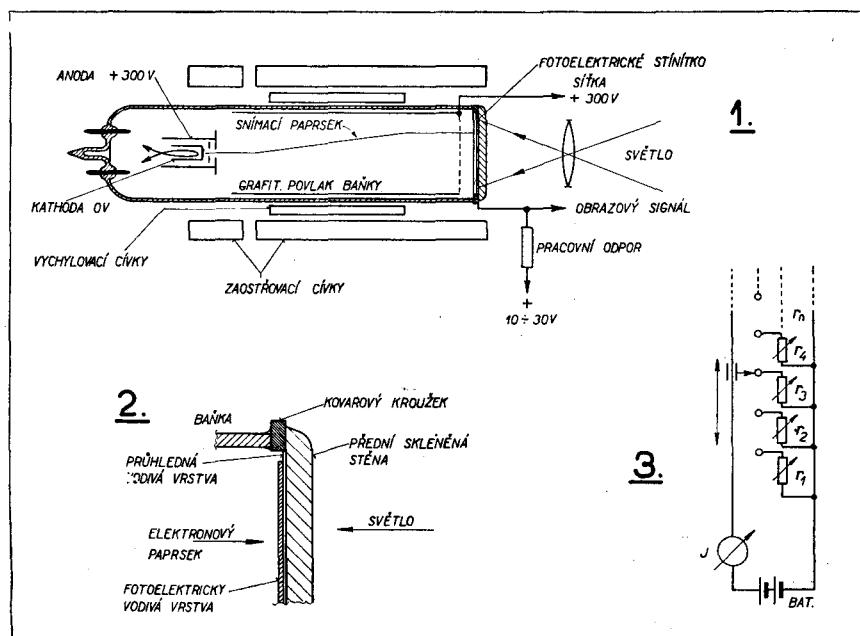Ve skutečnosti je snímací pochod i záření složitější, neboť je třeba sloučit protichůdné požadavky elektronového paprsku a fotoelektrické vrstvy. Paprsek totiž potřebuje pro spolehlivé zaostření dosti vysoké urychlující napětí (několik set voltů), zatím co fotoelektrická vrstva nesmí pracovat s napětím větším než asi 30 V. Proto je za citlivou vrstvou jemná



kovová síťka, která má kladné napětí proti kathodě, avšak jen tak veliké, že elektrony sice prolétou skrz, ale na citlivou vrstvu dopadají s velmi malou kinetickou energií, odpovídající rozdílu potenciálního řádu 10 V. Tyto pomalé elektrony působí tedy tak, jako kdybychom zapojili citlivou vrstvu do obvodu se zdrojem nízkého napětí. Pro spolehlivější působení je ve skutečnosti zapojen do obvodu citlivé vrstvy zdroj 10 až 30 V, který vytváří homogenní elektrické pole mezi sítkou a vrstvou, takže elektrony dopadají na vrstvu kolmo a tím je postaráno o dobrou ostrost přenášeného obrazu.

V praktickém provedení je vidicon malých rozměrů: průměr stínítka je 2,5 cm, celková délka 15 cm, tedy asi třetina objektivu snímače. Průměrná citlivost fotoelektrické vrstvy je 300 $\mu\text{A/Lm}$, dosahuje však až 1000 $\mu\text{A/Lm}$, při čemž odpor neosvětlené vrstvy je asi $10^{12} \Omega \text{ cm}$. Jemnost členění není sice taková jako u nejlepších orthiconů (600 řádek/cm), ale ještě vyhovuje (240 řádek/cm), takže popsaný vidicon vyhoví i pro americký standardní 400 rádkový systém. Pro čs. televizní normu by byl mezní průměr stínítka asi 3 cm.

Zatím je vidicon vyráběn jen pro účely průmyslové televize, dosažitelná jemnost členění proto vyhovuje. Je však pravděpodobné, že se brzy uplatní i v televizi „rozhlasové“ pro své malé rozměry, velkou citlivost, malý vnitřní odpor a malá na-

pájecí napětí. Při poměru užitečného signálu k šumu 1 : 100 je pracovní proud stínítka asi 0,2 mA. Porovnáme-li však poměr signálu k šumu u vidiconu a u orthiconu při různém osvětlení, vychází při silném osvětlení větší poměr u vidiconu, při středním (řádově desítky luxů) se vidicon asi vyrovná orthiconu, při slabém osvětlení však šumí více než orthicon. Je to způsobeno tím, že u vidiconu amplituda šumu téměř nezávisí na osvětlení a je dána šumem zesilovače, kdežto orthicon užívá k zesílení elektronového násobiče, u něhož je stálý poměr signálu k šumu, amplituda šumu je dána velikostí osvětlení fotokathody.

Vidicon používá objektivu o světelnosti f : 2 (asi jako dobrý fotografický přístroj), při čemž stačí scénu osvětlovat běžnými žárovkami.


Závěrem je možno vyslovit domněnkou, že v budoucnosti snímače typu vidicon patrně dojdou značného rozšíření, jednak pro své výhodné vlastnosti provozní, jednak pro poměrně snadnou výrobu. Snadnost výroby musíme ovšem posuzovat relativně, s hlediska výroby snímacích zařízení pro televizi, nikoli s všeobecného stanoviska výroby elektronek. Po překonání technologických potíží s přípravou citlivé vrstvy stínítka je vidicon asi na stejně úrovni výrobní složitosti jako běžná obrazovka, zatím co dosavadní televizní snímače jsou mistrovským dílem vyspělé vakuové techniky.

Miroslav Lüpnek

Daňový počítací troj


Společnost The Bureau of International Revenue zkonztruovala pro potřebu berlínských úřadů elektronický počítací stroj, který samočinně přepočte všechna daňová přiznání, a to rychlostí asi 800 za min. Do stroje se vloží (ve formě dírkovaných karet) veškeré daňové stupnice, výnosy a pod, a daňová přiznání se všemi údaji o majiteli (svobodný, ženatý, zaměstnanec, živnostník a pod.), načež stroj okamžitě přiznání přepočte a upozorní na případnou chybu. (Radio-Electronics, květen 50, str. 8.)

O. Horna

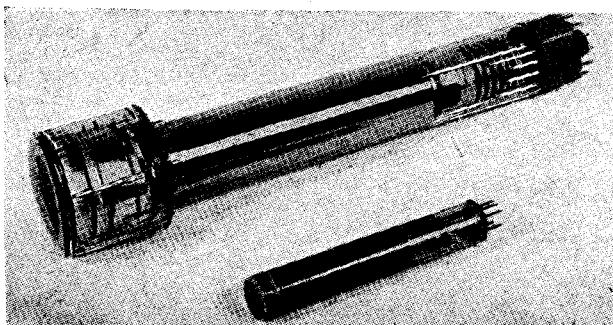

Vidicon (vpředu) v rozměrovém porovnání s jinou moderní snímací obrazovkou, orthiconem, který nová úprava v řadě ohledů značně předčí.

Přibližný výpočet ZESILOVAČE TŘÍDY C

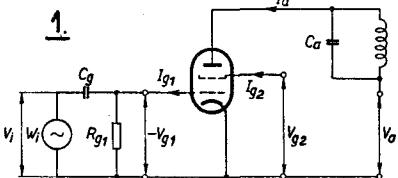

Obraz 1. Základní zapojení zesilovače třídy C s vyznačenými hodnotami. Symboly souhlasí s textem.

Výpočet zesilovače třídy C (význam výkonu, obraz 1) patří k nejpracnějším radiotechnickým úlohám. Přesně je možný jen graficky [1] za pomocí mechanického integrátoru. Z jednodušením postupu se zabývalo několik předních radiotechniků, na př. [2] a [3], a byly vypracovány graficko-numerické metody, dostatečně přesné pro praktickou potřebu. Pro amatéra-vysílače se však tyto způsoby výpočtu nehodí, protože vyžadují znalost charakteristik a údajů, které není možno nalézt ani v podrobných příručkách o přijímacích elektronkách, kterých převážně používá.

V tomto článku chceme proto seznámit zájemce s jednoduchým přibližným výpočtem [4], který jsme doplnili ještě z jiných pramenů [5], [6] a [7].

Zásady výpočtu.

Elektronky pro přijímače jsou stavěny tak, aby mohly pracovat jako zesilovač třídy A. To znamená, že anody musí být s to vyzářit výkon, daný součinem anodového napětí E_a a kladového proudu I_a , protože v okamžiku, kdy je elektronka bez signálu, celý příkon se proměňuje v teplo. Kathoda naopak je i v případě plného vybuzení namáhána pouze klidovým (ss) proudem a ef. hodnota střídavé složky anodového proudu nepřekročí hodnoty $I_a / \sqrt{2}$. Vysílači elektronky jsou naopak konstruovány pro práci jako zesilovač třídy C. Jejich kathody musí snést veliké proudové nárazy, zatím co anoda musí vyzářit jen asi 30 % příkonu z anodového zdroje, protože účinnost zesilovače třídy C se pohybuje kolem 70 % a v okamžiku bez signálu elektronkové proud neprochází (její kladové mřížkové předpěti je větší než předpěti, při kterém zaniká anodový proud). Z toho vysvítá, proč většinou není možno při použití přijímacích elektronek ve stupni C plně využít tepelné kapacity (teplné využávací schopnosti) anody a proč odevzdávaný výkon je omezen vlastnostmi kathody (její proudovou kapacitou).

Výchozí hodnoty.

Aby byly i přijímací elektronky tepelně i elektricky využity, vychází se při výpočtu zesilovače třídy C z jejich tak zv. maximálních hodnot (jsou uvedeny v každé podrobnější příručce, u nás na př. Philips, Telefunken a Tungsram). Je to přípustné také proto, že elektronky při amatérském provozu pracují většinou krátce a přerušovaně. Výchozí hodnoty výpočtu jsou:

$E_{a\max}$ = maximální anodové napětí. Bývá většinou o 20 až 40 % větší než hodnota, doporučovaná pro zesilovač (zde většinou koncový nf stupeň) třídy A. (Nezaměnit s E_{ao} , dovoleným napětím mezi anodou a kathodou za studena.)

$I_{a\max}$ = maximální anodový proud.

Většinou o 40 až 60 % větší než u zesilovače třídy A.

$W_{a\max}$ = maximální anodová ztráta. Stejná jako u zesilovače třídy A. Nesmí být překročena a většinou nebývá ani plně využita.

$\mu g^1 a$ = zesilovací činitel triody.

U pentod je třeba dále znát:

$E_{g2\max}$ = maximální napětí stínici mřížky, asi o 10 až 20 % větší než v zesilovače třídy A.

$I_{g2\max}$ = maximální proud stínici mřížky. Většinou nebývá udáván, ale je možné jej vypočítat z $W_{g2\max}$.

$\mu g^2 a$ = maximální ztráta stínici mřížky při plném vybuzení elektronky. Důležitá hodnota, která nesmí být nikdy překročena.

$\mu g^1 g^2$ = zesilovací činitel pracovní mřížky vzhledem k mřížce stínici. Bývá uváděn v příručkách a je o něco málo větší než zesilovací činitel pentody, zapojené jako trioda.

Všechny tyto hodnoty lze i u evropských elektronek lehce zjistit. Obtížnější je již stanovení $Rg1$, $Ig1$ a f_{max} .

Uvádíme proto přibližné meze (odhadnuté podle odpovídajících typů elektronek amerického původu).

$Rg1$ = maximální mřížkový odpor pro zapojení třídy C. Je u všech elektronek až do anodového výkonu 25 W asi 100 kΩ.

$Ig1$ = maximální mřížkový proud. U vf pentod bývá asi 5 mA, u nf a koncových pentod a triod 9 až 18 W, 7 až 8 mA.

f_{max} = maximální kmitočet, při kterém ještě elektronka může pracovat s plným výkonem. Pro elektronky s lamelovou a evropskou a americkou oktalovou patkou asi 10 Mc/s, pro „klíčové“ (celé skleněné) elektronky asi 20 Mc/s, pro evropské elektronky rimlock (serie E40 a D40) a pro elektronky miniaturní (americké a evropské serie E90 a D90) asi 50 Mc/s.

Další vzorce platí pro kmitočty menší nebo rovné f_{max} . O práci při větších kmitočtech bude zmínka dálé. Do výsledků se zásadně dosazují veličiny MKS (V, A, Ω, F, c/s).

Zesilovač třídy C pro telegrafii.

Koncové stupně vysílačů telegrafních nebo nemodulované stupně všech druhů počítáme podle tohoto postupu.

Triodový zesilovač:

a) Anodové napětí $V_a = E_{a\max}$.

b) S anodový proud při plném vybuzení $I_a = I_{a\max}$.

c) Anodový střídavý výkon $W_o = 0,7 V_a \cdot I_a$.

d) Anodový ztrátový výkon (který se promění v teplo a je vyzářen anodou) $W_d = 0,3 V_a \cdot I_a$. Musí být rovný nebo menší než $W_{a\max}$.

e) Záporné mřížkové předpěti se vypočte ze vzorce $Vg1 = 2 V_a / \mu g^1 a$. Toto předpěti nesmí v žádném případě (u všech typů přijímacích elektronek až do výkonu 25 W) přestoupit 100 V. Vyjde-li hodnota větší, je nutno ji omezit na 100 V, na další postup výpočtu to nemá vlivu (dosadí-li se za $Vg1 = 100$ V), účinnost (W_o) o něco poklesne a W_d se zvětší.

f) Určí se mřížkový proud $Ig1 = 0,8 I_{g2\max}$.

g) Odpor pro automatické předpěti, vznikající v něm mřížkovým proudem, stanovime ze vztahu $Rg1 = Vg1 / Ig1$. Nesmí přestoupit $Rg1_{max}$. Stane-li se tak, je nutno zvětšit $Ig1$ až na hodnotu $Ig1_{max}$ po případě zmenšit $Vg1$, ne však pod hodnotu 1,3 Va/ $\mu g^1 a$.

h) Efektivní hodnota střídavého napěti na mřížce pro plné vybuzení elektronky je přibližně $V_i = Vg1$.

i) Střídavý příkon, potřebný na mřížce pro plné vybuzení elektronky, je asi $W_i = 2,5 \cdot Vg1 \cdot Ig1$.

j) Mřížkový kondenzátor musí být větší než $C_g = 50 / (2\pi \cdot f \cdot Rg1)$, kde f je pracovní kmitočet mřížkového obvodu.

k) Anodová impedance (impedance zátěže u předzesilovacích stupňů nebo antény u koncových stupňů vhodně transformovaná do anodového obvodu) se stanoví z rovnice $R_a = V_a / 2I_a$.

l) Ladící kapacita (za předpokladu, že činitel jakosti při zatížení obvodu se rovná $Q = 13$) $C_a = 2/I_a \cdot R_a$.

Tím jsou určeny všechny pracovní podmínky pro optimální využití triodového zesilovače pro telegrafii (nebo nemodulovaný stupeň předzesilovací). Pro pentody je postup stejný, jen je třeba určit $Vg2$ a upravit vztah pro $Vg1$.

Pentodový zesilovač.

aa) Napětí stínici mřížky se s ohledem na bezpečnost zvolí $Vg2 = 0,7$ až 0,8 $E_{g2\max}$. Při plném vybuzení a správném nastavení anodového obvodu musí se zkontrolovat, zda proud stínici mřížky $Ig2$ ne-přestoupil hodnotu $Ig2_{max}$. Stalo-li se to, je nutno zmenšit $Vg2$, až $Ig2$ poklesne na $Ig2_{max}$. Podle $Vg2$ je potom dále nutno poznamenit hodnotu $Vg1$ (vlastně $Rg1$) a znova kontrolovat $Ig2$.

ee) Záporné mřížkové předpěti se určí podle $Vg2$ ze vztahu $Vg1 = 2 \cdot Vg2 / \mu g^1 a$. $Vg1$ nesmí, jako u triody, přestoupit hodnotu 100 V. Další postup výpočtu je stejný jako u triody (včetně R_a a C_a).

Anodově modulovaný zesilovač třídy C.

Postup výpočtu je stejný jako u zesilovače pro telegrafii, jen anodové napětí se zvolí o 20 % menší: $V_a = 0,8 E_{a\max}$. Výpočet modulačního stupně a transformátoru bude uveden ve zvláštním článku.

Příklad výpočtu.

Máme navrhnut koncový stupeň pro telegrafní vysílač pro pásmo 80 m (3,75

Mc/s) s elektronkou ELSN. Výrobce udává (Philips, Electronic Tube Handbook I) tyto maximální hodnoty:

$$E_{a\max} = 300 \text{ V}, I_{a\max} = 50 \text{ mA},$$

$$W_{a\max} = 9 \text{ W},$$

$$Eg2\max = 275 \text{ V}, Ig^2\max = 10 \text{ mA}$$

$$Wg2\max = 2,5 \text{ W}, \mu g_1 g_2 = 23$$

Analogií s elektronkami amerického původu bylo odhadnuto:

$$Rg1\max = 100 \text{ k}\Omega, Ig1\max = 4 \text{ mA},$$

$$f_{\max} = 10 \text{ Mc/s}$$

a) Anodové napětí $V_a = 300 \text{ V}$.

aa) Napětí stínící mřížky $Vg2 = 0,8 \times 275 = 220 \text{ V}$.

b) Anodový proud $I_a = 50 \text{ mA}$.

c) Střídavý výkon elektronky $W_o = 0,7 \cdot 300 \cdot 0,05 = 10,5 \text{ W}$.

d) Anod. ztráta $W_d = 0,3 \cdot 300 \cdot 0,05 = 4,5 \text{ W}$. Je tedy menší než $W_{a\max} = 9 \text{ W}$. Návrh vyhovuje.

ee) Záporné mřížkové předpětí $Vg1 = 2 \cdot 220 : 23 = 19 \text{ V}$.

f) Mřížkový proud $Ig1 = 0,8 \cdot 4 = 3,2 \text{ milampérů}$.

g) Mřížkový odpor $Rg1 = 19 : 0,0032 \doteq 6000 \Omega$.

h) Budicí mřížkové napětí $Vi = 19 \text{ Veff}$.

i) Mřížkový střídavý příkon $Wi = 2,5 \cdot 19 \cdot 3,2 \cdot 10^{-3} \doteq 0,15 \text{ W}$.

j) Mřížkový kondensátor $C_g = 50 : (2 \cdot \pi \cdot 5 \cdot 10^6 \cdot 6 \cdot 10^3) \doteq 250 \text{ pF}$.

k) Anodová impedance $R_a = 300 : 0,1 = 3000 \Omega$.

l) Ladicí kapacita $Ca = 2 : (5 \cdot 10^6 \cdot 3 \cdot 10^3) \doteq 130 \text{ pF}$.

Násobič kmitočtu.

Průběh anodového proudu zesilovače třídy C je silně skreslený. Vzniká proto v anodovém obvodu množství vyšších harmonických, které se však za normálních okolností (anodový obvod naladěn na stejný kmitočet, jakým je buzena mřížka) vlivem laděného obvodu (jeho filtračního účinku) na výstupu skoro neuplatní. Naladili-li se anodový obvod na celistvý (n -tý) násobek kmitočtu budicího napětí, potlačí se na anodě základní složka a uplatní se jenom n -tá harmonická. Zesilovač třídy C pracuje jako násobič kmitočtu, jeho účinnost je však menší. Výpočet násobiče je obdobný jako u zesilovače třídy C. Uvedeme proto jen body, ve kterých se liší.

Pro triodu a n -tý násobek základního kmitočtu:

a) Anodové napětí $V_a = 0,8 E_{a\max}$.

c) Anodový střídavý výkon $W_o = V_a \cdot I_a/n$.

d) Anodový ztrátový výkon $W_d = (n-1) \cdot V_a \cdot I_a/n$. Vlivem menší účinnosti W_d se většinou již blíže $W_{a\max}$ překročí (při větším n) tuto hodnotu, je nutno zmenšit V_a i I_a , až je dosaženo rovnost $W_d = W_{a\max}$.

e) Záporné mřížkové předpětí se vypočte ze vzorce $Vg1 = 3 V_a / \mu g_1$.

Potřebné záporné napětí $Vg1$ se zde už blíží hodnotě 100 V, nesmí ji však překročit.

k) Vhodná anodová impedance je vlivem menšího úhlu otevření násobiče (větší

$Vg1$) asi o 10 % menší než u zesilovače, tedy $R_a = V_a / 2,2 I_a$.

l) Vztah pro ladici kapacitu se nezmění. Za f je nutno dosadit kmitočet anodového obvodu, ne kmitočet mřížkového obvodu.

U pentodového zesilovače je nutno ještě doplnit:

aa) Napětí stínící mřížky $Vg2 = 0,6 + 0,75 Eg2\max$

ee) Záporné mřížkové předpětí

$$Vg1 = 3 \cdot Vg2 / \mu g_1 g_2$$

Jinak je výpočet stejný jako pro triodu.

Příklad:

Chceme navrhnut násobič kmitočtu s anodovou frekvencí 10 Mc/s a s budicím (mřížkovým) kmitočtem 2,5 Mc/s (tedy $n = 4$). Má se použít elektronky AD1, jejichž maximální hodnoty jsou:

$$E_{a\max} = 250 \text{ V}, I_{a\max} = 90 \text{ mA}, \\ W_{a\max} = 15 \text{ W}, \mu g_1 g_2 = 4$$

$$Rg1\max = 100 \text{ k}\Omega, Ig1\max = 8 \text{ mA}, \\ f_{\max} = 10 \text{ Mc/s}$$

a) Anodové napětí $V_a = 0,8 \cdot 250 = 200 \text{ voltů}$.

b) Anodový proud $I_a = 90 \text{ mA}$.

c) Anodový střídavý výkon $W_o = 0,25 \cdot 200 \cdot 0,09 = 4,5 \text{ W}$.

d) Anodový ztrátový výkon $W_d = 0,75 \cdot 200 \cdot 0,09 = 13,5 \text{ W}$, tedy méně než $W_{a\max}$. Návrh anodového obvodu vyhovuje.

e) Záporné mřížkové předpětí $Vg1 = 3 \cdot 200 : 4 = 150 \text{ V}$, vice než je dovoleno. $Vg1$ je nutno zmenšit na 100 V. Poklesne tím poněkud účinnost (W_o), jelikož však W_d je menší než $W_{a\max}$, není nutno omezovat anodový proud ani anodové napětí.

f) Mřížkový proud $Ig1 = 0,8 \cdot 8 = 6,4 \text{ milampérů}$. Zvolena menší okrouhlá hodnota 6 mA.

g) Mřížkový odpor $Rg1 = 100 : 0,006 \doteq 17000 \Omega$.

h) Efektivní hodnota budicího mřížkového napětí $Vi = 100 \text{ V}$.

i) Mřížkový budicí příkon $Wi = 2,5 \cdot 100 \cdot 0,006 = 1,5 \text{ W}$.

j) Mřížkový kondensátor $C_g = 50 : (2 \cdot \pi \cdot 2,5 \cdot 10^6 \cdot 17 \cdot 10^3) \doteq 200 \text{ pF}$.

k) Anodová impedance $R_a = 200 : (2,2 \cdot 90 \cdot 10^{-3}) = 1010 \Omega \doteq 1 \text{ k}\Omega$.

l) Ladicí kapacita $Ca = 2 : (10 \cdot 10^6 \cdot 10^{-3}) \doteq 200 \text{ pF}$.

Práce při větších kmitočtech.

S přijímacími elektronkami lze pracovat i při kmitočtech větších než f_{\max} . Elektronky s lamelovou a s oktaľovou patkou (evropské i americké) mohou pracovat i na 50 Mc/s, klíčové elektronky výhoví až do 100 Mc/s a miniaturní typy až do 200 Mc/s (mezní kmitočet f_m).

Vlivem ztrát, vznikajících konečnou dobou letu elektronů z kathody na anodu, klesá však při těchto kmitočtech účinnost a elektronky jsou tepelně více namáhané. Aby se zabránilo přetížení, je nutno při kmitočtech nad f_{\max} všechny výchozí (maximální) hodnoty výpočtu zmenšit až o 20 až 25 percent (pro f_m).

Závěr.

Naznačený výpočet je možno za zjednodušujících předpokladů odvodit ze základních vztahů. Vzorce tedy nejsou em-

pírické. Přesnost výpočtu je asi 20%, tedy asi tolik, kolik činí výrobní tolerance elektronek. Ačkoliv je v první řadě určen pro přijímací elektronky, lze ho použít i pro menší elektronky vysílače, chybí-li hodnoty přesné. Pro malé vysílače výkony a když lze na hotovém přístroji provést nezbytné korekce pracovních podmínek, jsou ve všech případech výsledky dostatečně přesným základem pro návrh a konstrukci zařízení.

Pramen y:

[1] D. C. Prince: Vacuum Tubes as Power Oscillators, Proc. I.R.E. 1923, June p. 275, Aug. p. 405, Oct. p. 527.

[2] F. E. Terman and W. C. Roake: Calculation and Design of Class C Amplifiers, Proc. I.R.E. 1936, April p. 620.


[3] W. L. Everitt and K. Spangenberg: Grid-Current Flow as a Factor in the Design of Vacuum-tube Power Amplifiers, Proc. I.R.E. 1938, May p. 612.

[4] New "Ham" Ratings announced for RCA Receiving Tubes, RCA Ham Tips 1946, Nov.-Dec. p. 1.

[5] A Note on Capacitive Interstage Coupling, G. E. Ham News 1950, March-April p. 6.

[6] The Radio Amateurs Handbook, 25th Edit. 1948, str. 156.

[7] Radioamatér 1947, č. 4, str. 86.

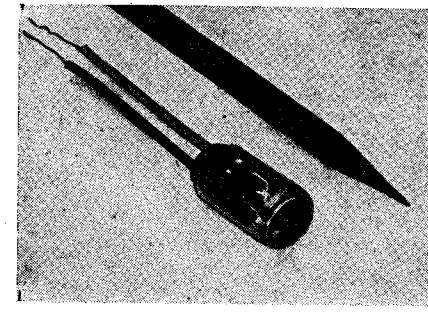

Miniaturní fotonka

Drobná fotonka 58 CV, kterou právě uvedla na trh fa *Mullard Electronics Products Ltd.*, je významnou novinkou svého oboru. Délka je 30 mm, průměr 16 mm. Fotonka může být proto vestavěna přímo jako koncový článek do miniaturních optických soustav, kterých se stále častěji používá k fotoelektrické kontrole v průmyslu a ve výzkumu. Svými malými rozměry se fotonka hodí i tam, kde je třeba pracovat s větším množstvím fotonek, uspořádaných lineárně nebo plošně a kontrolujících rozdělení světla v určitém prostoru. Fotonka 58 CV je vakuová, má katodu ze směsi caesia a kyslíčníku stříbra. Je velice citlivá na světlo obyčejných žárovek a na infračervené paprsky v oboru blízkém viditelnému záření. V poměru k malým rozměrům je aktivní plocha katody značná, činí 1,1 cm². Fotonka se dále vyznačuje značnou citlivostí, 15 mA/Lm. Další charakteristické hodnoty jsou: maximální anodové napětí 100 V; maximální kathodový proud 3 mA. Anodový proud při napětí 100 V a při neosvětlené fotonce je 0,05 mA. Pro ovládání průmyslových pochodů, kde je potřeba většího proudu, dodává se podobná fotonka 58 CG, která je plněna plynem. — (Mullard, prospekt P-6314).

Radiové zařízení v letadle

stojí podle L. V. Berknera z Carnegieova ústavu 13,7 procenta z celkové ceny vojenského letadla, a obsahuje 45 přístrojů s více než 25 000 součástkami.

Jednoduchý způsob

ZJIŠŤOVÁNÍ JAKOSTI LADICÍCH OBVODŮ

Měření jakosti ladicích obvodů známými způsoby je buď zdlouhavé (vyšetřování z průběhu resonanční křivky), nebo vyžaduje nákladný přístroj (Qmetr). Stručná zpráva ve švýcarském časopise Radio-Service, č. 77-78, květen-červen 1950, však jedná o velmi prostý způsobu, který dovoluje zjistit jakost ladicích obvodů jen s těmito pomůckami, jakých používáme na př. k vyvažování. Podstatou je odpor R_p , pokud lze čistě ohmický v oblasti kmitočtu, kde chceme měřit, velikosti asi 100 000 Ω . Zkoušený obvod nebo přístroj vybudíme z vý generátora (nahaděním přesného do resonance) a měříme vý napětí na něm buď přímo (obraz 1), nebo přes celý přístroj až na výstup, kde stačí běžný st voltmetr ventilový. Zjistíme napětí E . Pak připojíme ke zkoušenému obvodu paralelně odpor R_p , a protože jsme jej přidali paralelně k jeho resonančnímu odporu R_o , dostaneme na výstupu napětí menší, e . Odpor R_o v němž jsou soustředěny všecky ztráty obvodu, i ty, které působí na vý vnitřní odpor elektronky nebo zátaž demodulačním obvodem, můžeme vypočítat, známe-li R_p a hodnoty E a e , nebo jejich poměr $E/e = q$. V nejobvyklejších případech je napětí na obvodu přímo úměrné odporu R_o , po př. R_o/R_p , takže můžeme psát:

$$E = \text{konst. } R_o$$

$$e = \text{konst. } R_o \cdot R_p / (R_o + R_p)$$

Dělíme-li první rovnici druhou, vyloučíme neznámou konstantu a po prosté úpravě vyjde

$$R_o = R_p (q - 1)$$

Známe-li členy obvodu nebo aspoň jeden z nich (C nebo L) i co do velikosti, a kmitočet f_0 , při němž jsme měřili (obvod musí být vždy vyladěn do resonance s ním), můžeme vypočítat reaktanci obvodu

$$X = 2 \pi f_0 \cdot L = 1/2 \pi f_0 C$$

(Ω ; c/s; H; F)


a pak vypočítáme stejně snadno i činitel jakosti obvodu:

$$Q = R_o/X$$

Odtud vidíme, proč navrhovatel pojmenoval přístroj X-Qmetr: $R_o = X \cdot Q$, a je to docela šťastný název, protože zní málem ještě vzdeneleji než Qmetr.

Praktické použití: Máme na př. aparát s nápadně malou citlivostí, a příznaky, pozorované při vyvažování, vedou k domněnce, že některý z laděných obvodů je vadný, na př. přerušením většiny pramenů v kabliku v cifre. Připojujeme paralelně k obvodu postupný odpor R_p a po každé změříme E a e třeba na outputmetru. Tak zjistíme snadno resonanční odpor i Q pro všecky obvody, a můžeme vydít důsledky, shledáme-li někde podstatnou úchytku od standardu. Proti obvyklému vymontování nebo aspoň odpojení obvodů je tu výhodná nejenom rychlejší práce, ale také to, že ladicí části zkoušíme za chodu, se všemi připojenými obvody. Kromě toho je aspoň zjištění R_o velmi snadné. — Tolik jsme asi dedukovali z citovaného pramene.

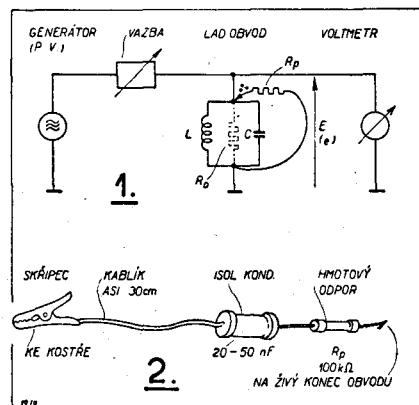Metoda tak nápadně prostá jistě nebyla objevena teprve nyní, a jestliže se jí čas-



kmitočtu. — Je-li znám kmitočet a inductance nebo kapacita, je možné dále vypočítat činitel jakosti obvodu, Q . — K chybám, způsobeným prve udanými vlivy, přistupuje ještě nepřesnost stanovení f a L nebo C . V běžných případech je možné očekávat chybu v mezích $\pm 20\%$.

Poznámky. Z dostupné literatury jsme zjistili, že hmotové odpory rádu 100 kΩ (ze srázené kovové vrstvy, nikoli uhlíkové) mají při kmitočtech pod 10 Mc/s hodnoty málo změněné proti ss odporu. Terman, Radio Engineering Handbook, 1943, str. 42 uvádí pro 100 kΩ odchylku při kmitočtu:

— 9 %/30 Mc/s;

— 12 %/50 Mc/s;

— 18 %/100 Mc/s, atd.

Odchylky však jistě kolísají podle druhu a úpravy odporu. — Odpor R_p hledíme připojovat tak, aby pokud lze málo rozladil zkoušený obvod, t. j. živý přípoj krátký a tenký; to má také význam s ohledem na možnost zpětné vazby, která by mohla být delším připojením zesílena a pak by měření značně ovlivnila. — Je-li o zkoušku v přístroji s více laděnými obvody, je možné upravit odpor R_p tak, aby bylo snadné postupné zkoušení všech obvodů. Odpor připojíme ke kostře přes izolační kondensátor 20 nF (obraz 2); délka spoje mezi odporem, kondensátorem a zemí sotva má podstatný vliv při kmitočtech pod 2 Mc/s. — Při kontrole obvodu, vázaného přímo na generátor (t. j. na př. vstupní ladicí obvod v superhetu, nebo ladicí obvod u přímo zesilující dvoulampovky) je důležité vžít generátor (pomocný vysílač) přes obvyklou umělou antenu, nebo aspoň přes kapacitu 200 pF.

Popsaný jednoduchý způsob umožňuje prostými pomůckami rychle a snadno zjistit — byť snad ne tak přesně jako metody speciální — stav a jakost ladicích obvodů. Proto si zaslouží pozornost zejména oprávářů a amatérů, pro něž se jiné způsoby nehodí. Z jejich zkušeností vyplynou jistě také další užitečné poznatky ke zdokonalení tohoto způsobu.

Rozluštění veletržní hádanky

Národní podnik Elektra předváděl na 51. PVV radiotechnickou hříčku, o které i s náznakem rozluštění referovala zpráva v 6. č. t. I., str. 125. Bylo vystaveno chassis amatérského přijímače, u kterého zdánlivě nebyl připojen reproduktor, neboť u výstupního transformátoru byly přívody volné. Metr za přijímačem stála velká skleněná deska, na níž bylo schéma zapojení přijímače. Na pravé straně český byl přimontován skutečný reproduktor, opět s nezapojenými, pro každého viditelnými volnými přívody. A ten, ač nepřipojen, hrál. Otázka, kterou národní podnik Elektra kládyl svým veletržním hostům, zněla: jak je možné, že nepřipojený reproduktor hráje. — Zde je správná odpověď:

Použité součástky byly běžné výrobky národního podniku Tesla, kromě kostry, která byla původně prototyp amatérské stavebnice. Přívodní síťové šňůry byly dvoupramenné, s vším tenkým ocelovým lankem, zakončeným v důlku pro zemníci kolík zásuvky. Jeden pól primáru výstupního transformátoru přijímače byl přes kondensátor 0,5 μ F připojen na toto lanko, druhý ko-

Nejvhodnější odpor galvanometru

Ručičkový nebo zrcátkový galvanoměr patří k běžné výzbroji laboratoře. Používá se ho jako nulového indikátoru při můstkových měřeních, jako indikátoru při měření teplot thermoelektrickými články a p. Při návrhu měřicího zařízení s galvanometrem je konstruktér často postaven před otázkou, jak volit vnitřní odpor galvanometru, aby zařízení mělo největší citlivost.

Problém si nejprve ujasníme na příkladu. Konstruktér má k disposici zdroj napětí E s vnitřním odporem R_v (na př. Wheatstonův můstek) a dále systém galvanometru s nenavinutým rámečkem. Otázka je, jaký průměr má mít drát pro vinutí rámečku (tedy jaký odpor má mít vinutí), aby výchylka galvanometru byla při daném E a R_v (hodnoty konstantní) co největší. Zvolí-li drát silný, vejde se na rámeček poměrně málo závitů, systém bude mít malý odpor R_g , ale, jak uvidíme dále, také malou proudovou citlivost (pro stejnou výchylku bude zapotřebí většího proudu). Při malém R_g bude však celkový odpor v obvodu (obraz 1) menší a obvodem bude procházet větší proud než když na rámeček přístroje navineme mnoho závitů velmi tenkého drátu, protože R_g vzrostlo. Při větším počtu závitů bude však zase větší proudovou citlivost galvanometru. Konkrétně: Jaký měl být odpor galvanometru R_g (při daném vnitřním odporu zdroje R_v), aby pro stejně napětí E měl galvanoměr největší výchylku.

Rешение. Na vodič délky l , kterým protéká proud I , působí v magnetickém poli intensita H síla P , kterou udává vzorec

$$P = H \cdot l \cdot I \quad (1)$$

Tato síla působí u měřidla s otočnou cívkou proti napětí pružinek, takže výchylka galvanometru α je jí úměrná:

$$\alpha = c_1 P \quad (2)$$

kde konstanta c_1 závisí jen na mechanickém provedení systému (napětí pružinek a pod.). Intensita magnetického pole systému se nemění ($H = \text{konst.}$), celková délka drátu l je součin z počtu závitů n a střední délky závitu l_s , která je pro určitý systém konstantní, tedy

$$l = n \cdot l_s = c_2 \cdot n \quad (3)$$

Spojením (1), (2) a (3) vyjde první základní vztah galvanometru

$$\alpha = c_3 \cdot I \cdot n \quad (4)$$

(kde konstanta c_3 nahrazuje c_1 a c_2 a zahrnuje ohled na to, že jen část délky vinutí je v magnetickém poli).

Výchylka galvanometru α je úměrná procházejícímu proudu a počtu závitů na cívce.

Na rámečku je místo pro vinutí $A = a \cdot b$ (průřez vinutím, obraz 2), při čemž jeden závit zabere plochu $p = d^2$. Označme-li činitel plnění c_4 , je počet závitů n při daném p

$$n = c_4 \cdot A/p = c_4 \cdot a \cdot b \quad (5)$$

(c_4 zahrnuje konstantní c_4 a A). — Odpor vinutí je dán

$$R = \rho \cdot l / (d^2 \cdot \pi/4) \quad (6)$$

Dosazením do (6) z (3) a (5) a shrnutím všech stálých hodnot do konstanty c_5 dostaneme výraz

$$Rg = c_5 \cdot n^2 \quad (7)$$

počet závitů je tedy úměrný \sqrt{Rg} . Dosazením do (4) vyjde druhý základní vztah galvanometru:

$$\alpha = c_7 I \sqrt{Rg} = c_7 \sqrt{Wd} \quad (8)$$

Výchylka galvanometru je úměrná proudu a odmocnině z vnitřního odpisu, nebo jinak, je úměrná odmocnině elektrického výkonu, který se v cívce promění v teplo.

Proud v obvodu na obrazu 1, tedy i proud galvanometrem, je

$$I = E / (Rv + Rg) \quad (9)$$

Je-li E stálé, dostaneme dosazením do (8) hledanou závislost mezi α , Rv a Rg

$$\alpha = c_8 \cdot \frac{\sqrt{Rg}}{Rv + Rg} \quad (10)$$

Optimální hodnotu Rg (pro max. výchylku α při daném konstantním Rv) dostaneme derivací α ve vzorci (10) podle Rg a položením první derivace rovné nule, čili

$$\frac{d\alpha}{d Rg} = 0;$$

$\frac{1}{2} Rg - \frac{1}{2} \cdot (Rv + Rg) - Rg \frac{1}{2} = 0$
Z toho vypočteme nejpřiznivější hodnotu Rg

$$Rg = Rv \quad (11)$$

Galvanoměr daných konstruktivních prvků (řidící momentvlásku; objem vinutí rámečku plně využitý) má největší citlivost, je-li odpor vinutí galvanometru roven odporu zdroje. To je také podmínka pro max. přenos výkonu mezi spotřebičem a zdrojem, a výsledek bylo lze předvídat ze vzorce (8).

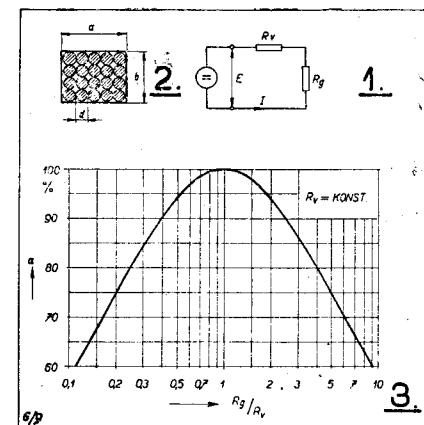


Diagram.

Není-li podmínka (11) dodržena, vysvitne úbytek citlivosti z grafu upraveného vzorce (10) na obrazu 3. Na ose y je výchylka α v procentech max. výchylky (při $Rg = Rv$), na ose x je poměr Rg/Rv v rozmezí 0,1 až 10. Diagram je kreslen v předpokladu, že Rv je konstantní a mění se Rg (změnou počtu závitů a průřezu drátu cívky). V rozmezí Rg/Rv 0,4 až 2,5 poklesne výchylka o méně než 10%, čili citlivost zařízení se v těchto hranicích mění zanedbatelně. Přizpůsobení galvanometru není tedy příliš kritické. Měli by zařízení pracovat s několika hodnotami Rv (přepínání rozsahů u můstku), zvolíme Rg tak, aby byl geometrickým středem max. a min. hodnoty Rv , tedy

$$Rg^2 = Rv_{\max} \cdot Rv_{\min} \quad (12)$$

Tlumení odporu.

Doba kyvu galvanometru musí být dostatečně krátká, aby práce byla pohodlná a rychlá. Citlivé galvanometry jsou tlumeny proudy, které za pohybu cívky vznikají jednak v rámečku, jednak v obvodu vinutí.

Tlumení závisí na výkonu ($W = I^2 \cdot R$), který se v rámečku a v obvodu vinutí stráví. Útlum rámečku je konstantní (R rámečku je konstantní), ale útlum, působený vinutím, závisí na odporu obvodu, do kterého je galvanoměr připojen ($R = Rv + Rg$). Galvanoměr musí být konstruován tak, aby nejmenší přípustný vnější odpor obvodu Rv byl tolikrát menší než Rg , aby při optimálním rozmezí přizpůsobení byla doba kyvu dostatečně krátká.

Tento požadavek je možno splnit jen při konstrukci galvanometru, leží tedy mimo dosah konstruktéra vlastního měřicího zařízení. Ten může při výběru jen kontrolovat jeho velikost a posuzovat vhodnost nabízeného měřidla s tohoto důležitého hlediska.

Citlivost měřicího zařízení se ss galvanometrem je největší, je-li vnitřní odpor galvanometru roven odporu zdroje, ze kterého je napájen. Citlivost klesne o 10 % při odchylkách 1:2,5 na obě strany. Podmínkou však je, aby nejmenší přípustný vnější odpor byl přiměřeně malý, aby bylo možno max. citlivosti využít.

Ing. O. A. Horňa

UVÁDĚNÍ DO CHODU A OPRAVY

přístrojů z domácí dílny

xi

Následující tabulka je pokusem o přehled základních, nejčastějších poruch rozhlasových přístrojů, seřazený v postup učelného vyhledání a doplněný stručným návodem k ověření příčin a odstranění. Byla zde už zmínka o tom, že takový přehled nemůže být úplný: jednak pro velké množství možných závad, z nichž některé jsou prosté (utržený spoj), takže by tabulkou zbytečně rozšířily, jiné jsou zvláštní a vyskytují se vzácně, a také ony by při snaze o úplnost učinily tabulku málo přehlednou. Pro začátečníka, který stojí bezradně nad vzdorující závadou, je přesto takový přehled pomůckou dosti cennou. Když postupuje podle logického schematu, sotva mu unikne podstatná, základní vada zapojení nebo součástky, a pokud v tabulce není zaznamenána právě ta příčina, která postihla vyšetřovaný pří-

stroj, je podle tabulky možné určit aspoň její přibližné místo. V takových případech, ať jsou spojeny s vadou elementární nebo velmi speciální, musí ovšem technik odkryt chybou vlastním usuzováním, a k tomu měl právě přispět dosti podrobný výklad o zapojeních, součástkách a jejich vadách v předchozích statích. Zapamatování pouštění, které jsme se snažili v nich soustředit, není tak nesnadné, jak se zdá podle rozsahu látky. Podmínkou ovšem je, že uváděné theoretické informace mají oporu v přiměřeně rozsáhlých zkušenostech z vlastní praxe.

Pro úsporu místa je tabulka zmenšena, tak aby ucelený program, zde napájecí a tónová část přístrojů na střídavý proud, byl soustředěn na dvě strany. V následujících tabulkách probereme ještě vř část přístrojů a následkem zvláštní přípravy na

něž se základní nedají jednoduše aplikovat. — Z téže snahy o úsporu bylo použito několika zkratky, z větší části srozumitelných i bez slovníčku, který je přesto připojen. Občasné odkazy na dřívější podrobné zpracování v textu neztíží podstatně používání tabulký, zvlášť pokud má čtenář aspoň v obrysech obsah v paměti.

Pokud je vůbec zapotřebí návodu k tabulce, stačí snad uvést, že postup v ní obsažený není zapotřebí probírat celý. Když na př. tónová část opravovaného přístroje není celá němá, výbrž reaguje na dotyk prstem na řídicí mřížku koncové elektronky, ale ne na mřížku elektronky předchozí, stačí postupovat od části 5 dále. — Tabulka má také svou cenu pro získání představy o účelném postupu při hledání chyby, i když nejdé právě o konkrétní úkol, a jako přehled jednoduchých zkoušek funkce, při nichž je použití nákladnějších pomůcek omezeno na nejménší míru. Kdo ovšem má vybavení dokonalejší, nebude se ve vlastním zájmumezovat na pomůcky jednoduché.

(Příště: Přehled nad vš. částí.)

Tabułka L:

NAPÁJECÍ A TÓNOVÁ ČÁST PŘÍSTROJŮ NA STŘÍDAVÝ PRÓUD

Zkratky					
Pomůcky; měřítko:					
D - Doutnáková zkouška pro ss i st napětí než 100 V. - Ve spojení se ss napětím (D + ss nap.) vhodná pro kontrolu souvislosti obvodů s velikým odporem. Návod: Elektronik č. 6/1949, str. 134.					v serii). Návod: RA 5-6/1945, str. 32; RA 4/1947, str. 92; Měřicí metody a přístroje, I, odstavec 05.
O - ohmmetr pro odpory 10 - 10 000 Ω, také ke kontrole souvislosti obvodů (zastane jej voltmetr a baterie					V - voltmetr na ss a st papětí. Návod: RA č.12/1947 str.344; RA č.3/1948, str. 72.
Z - žárovková zkouška pro napětí 3 až 7 V a pro souvislost obvodů s odporem pod 20 Ω. Návod: Praktická škola radiotechniky, obraz 101; Elektronik č.6/1949, str. 134.					(Pokračování na konci tab.)
Pořad	Příznak	PRAVDEPOD. PRÍČINA	Ověření (Pomůcky)	Oprava	Poznámka
1 NAPÁJECÍ CLASS	El. nežhaví; žárovky stupnice nesvítí; sek. S.T. bez nap.; po zap. zkrat v síti;	a)Sít.zásuvka bez napětí b)Vada v prim.obv.S.T. c)Spálený S.T. +	Připoj(stol.svitidlo) do zás. Kont.souvislost obv,zástrčka-šňůra-sítspinač-pojistka-vinutí S.T.(Z;0) Prohlídka;cívka S.T.zuhelnatělá, deformační	Pojistky v elmeru;dotyky v zásuvce. -.	Náhrada novým S.T.
2 NAPÁJECÍ CLASS	El.žhaví, žár. stup., svítí, ale za usměr-nací el. není napětí	a)Vada ve vinutí 2x250 V v S.T. b)+Z.zapalovacích kondensátorů (C _g v obrazu 23) c)Nežhaví usměr.el. d)Vadná usměr.el. e)+Z.filtrač.kondensátoru f)+Z. v ss obvodu přijímače g)x ve filt. odporu n.tlumivce (R ₁ na obrazu 23)	Kont.napětí (D;Vst) Odpoj a kont.C _g (D + ss nap; 0) Prohlídka,zda vláknko žhaví; dotyk rukou,zda je baňka teplá. Kont.žhav.obvod usměr. el.(Z;V _{st}) Zjištění podle odst.2.5 Kont.napětí na nich (D;V _{ss}) Kont.odpor větve "+" proti zemi (Z., 0) Kont.souvislost (0;D + ss nap)	Oprava spojů;převinout přísl.část. Nahrad novými C _g Oprav spoje S.T.; ob-jimku; propojí kontakty na patce el. -.	Oprava spojů;převinout přísl.část. Nahrad novými C _g Oprav spoje S.T.; ob-jimku; propojí kontakty na patce el. -.
3 KONCOVÝ STUPEN	1. a 2. v pořádku, ale reproduktor zcela němý	a)x v sek.obv.V.T. b)+ x v anod. obvodu koncové el. c)Z. v prim. obvodu V.T. d)Konc.el.nepracuje (buď velmi oplotřebena,n.vada v objímce; patce; spojích	Při vyp. A připoj k vývodům prim. V.T. kapes.baterii,má se ozvat klapnutí v reproduktoru sek.obv.(Z; 0) Kont.napětí mezi její anodou a kostrou (D;V _{ss}) Jako a);kont.odpor vinutí (Z;0); Prohlídka;kathoda má být žhavá;baňka teplá; na prim.V.T. má být napětí 10 - 30 V(V _{ss})	-.-	Přerušení najde ne postup. Z. částí obvodu; (přívody kmit.)
4 KONCOVÝ STUPEN	Reprod.tíse brůdí,ale A nereaguje na dotyk přímo na fid. mřížku koncové elektronky	a)Jako 3d b)Z.v mřížkovém obv.koncové el.	Kont.R ₂ atd.(D + ss nap.; 0)	Obraz 23.	Po odstr.závad vyvolá dotyk na fid. mřížku slabe brůdní.

Pořad	PŘÍZNAK	PRAVDEPOD. PRÍČINA	OVĚRENI (POMŮCKY)	OPLAVA	POZNÁMKA
5	4.v pořídku, ale A ne-reaguje na dotyk prstem na anodu předch. elekt. (2) v obraze 23.	a)x vazeb.kond. (C ₃ v obraze 23) b)Z.mezí anodou předch.el. a zemí	Pokračování Kont.C ₃ (D + sa nap.; 0) Kont.(D + ss nap.; 0)	--. --.	Dotyk jen na anodu, ne souč. na kostru (uder ss proudem)
6	5. v pořídku, ale A ne-reaguje na dotyk prstem na řidiči mřížku předch el; (1) v obraze 23.	a)Anoda předch.el.nemá napětí b)Velmi opotř.předch.el. c)Zkrat mezi říd.mř.a zemí	Kont.(V _{ss}); odpory v nap.obvodu (0). Viz 2.5, "Budící stupěn" Kont.(D + ss nap.; 0)	--. --. Pozor na stíněné spoje	Reg.hlasitosti naplně
7	6.v pořídku,ale nepůsobí regulátor hlasitosti	a)Nedoléhá běžec reg.hlasitosti b)Odpojen dolní přípoj regulát.	Kont.(D + ss nap.; 0) Kont.(Z; 0)	--. --.	
8	Tónová část reaguje celá, ale přednes je skreslený nebo slabý	a)Drhne kmitačka reprodukc.v mezeře b)Zesláblý magnet reproduktoru c)Značně zesláblá koncová el. d)Vazeb.kond.před mřížkou strmě konc. el. má přílišný svod e)Nesprávné předpětí konc.el. (nebo i předchozí el.) f)Příliš malé provoz.napětí	Prohlídka repr.po vymontování Porovnat s jiným na dobrém A Zkus novou Září svod (D + ss nap.) Měřit na kath.odporech (V _{ss}) nebo vypočítat z prvků obvodu. Měřit(V _{ss})	Vyčisti mezeru; vy- střed kmitačku Dát znovu zmagnetovat --. Viz 2.5, "Koncový stu- pen"	Zkouška jakosti reprodukce: bud. přenoskovou a grafonovou, n. imp. krystalou, n. prim. funkci přijímače, je-li v část v poř.
9	Jednostupňový zesilovač (poměrně vzácný)	a)Nepráv. půlováné nap. záp. zp. vazby nf.	Při odpojení zp. vazby písání zmizí	Zaměň přívody buď k prim. nebo sek. V.T.	Porucha možná jen při zp.v. pfes celý V.T.
10	Dvojstupňový zesilovač (běžné přijímače)	a)Totéž jako 9a) b)Fázový posuv pro okraj.kmitočet přenáš.pásma c)Posit.vazba přes dva stupně, na př.kapacitou spojů mezi anodou konc. a mřížkou předch.el.	Kontrola jako u 10a) Zkus Z. říd. mřížky předch.el na zemi.	Oprava obvodu, nebo snáz použitím slabší zp. vazby. Stín uvedené elektrdy a vzdal jejich spoje navzájem.	Neslyšit.osci- lace prozradí zkouška oscilos- grafem n.pokles an. proudu el.
11	Třístupňový zesilovač (pro mikrofon a pod.)	a)Totéž jako 10abc) b)Nedostat.dekuplace anod.obvodu 1.stupně (bublání,motorování) c)Zbytečně velký zisk	Vytažení 1.elektronky nepomůže ale zkrat.říd.mřížky 2.el.na kostru anod. Zkus, zda nestačí menší	Zvětš.dekuplač.části v anod.obvodu 1.el. Vestav vhodný tlumicí člen	Sklon k bublá- ní ukáže osci- lograf při ná- hlych změnách bud. napětí.
12	Přístroj bručí, i když je svod koncové el. spojen na krátko	a)Nedostat.filtrace proudu anodového, nebo stínící mřížky konc. elektronky b)Vada isolace vlákno-kathoda konc.el. c)Magnet.vazba ze S.T. na V.T. (Slabé bručení) d)Značně slabší jedna cesta usm. el.	Zkus přidat další kond.k filtracím v napájecí části, zejména u stín. mřížky Zkus jinou elektronku Změň postavené S.T. nebo V.T., vzdal je navzájem - Zkouška oscilografem ukáže značnou složku 50 c/s v napáj. proudu.	Použití větších filt. kond.n.tlumivky; uprava obvodu. Použij zapojení s kat. hodou uzemněnou; - nebo V.T. do krytu z žel. svář.plechu. Nová usměr. elektronka n. vhodné komp.zapojení.	Bručení zpra- vidla hluboké, dunivé, neprí- liš silné.
13	A. bručí, když je Z. svod předchozí el., ale ne, když je Z. svod koncové el.	a)Nedostat.filt.anod.proudu 2.el. b)Kapacit. vazba z blízkého sít. přívodu na mřížku konc. elekt. c)Jako 12b),ale u předch. elekt.	Přeruš přívod od napáj.části k anod. obvodu 2.el.,bručení má zmizet. Vlož na zkoušku stín.plech k mříž. obvodu konc. el. Zmizí po vytaž.2.el.	Zvětš filtrace jako 11b) Vzdal vodiče se sít. nap. od mřížky; stín. Novou el., n.úprava zap. pro uzem.kathody	Bručení hluboké Bručení zvonivé
14	(Třístup. zesilovač) bručí, i když je uzem. říd. mřížka 1. el., ale ne, když je uzem-nena mřížka 2.(pro-střední) elektronky	a)Jako 13a),ale pro anod.obvod - b)Jako 13b), ale pro mříž.obv. - c)Jako 12b), ale pro 1.elekt. d)Přenos st napětí do kath.obvodu za žav. vlákna e)Mřížkový obvod a systém elektronky tvoří smyčku, která loví magn. pole S.T.	- 1. elektronky - 2.el., stačí blízkost žha- Viz také 13c) Zkus Z.kathodového odporu Změň vedení mříž. spoje, při-tiskni jej k elektronce	- viciho vedení. Použij odbučovače; obraz 6d. --.	
15	Jak 14., ale bručí jen při volné mřížce 1.el.	a)Kapac. vazba z blízkých vodičů se st napětim	Z. říd. mřížku na zemi	Dákladné elstat.stí- nění vstup. obvodu.	
<p>A - zkoušený přístroj el. - elektronka elstat - elektrostatický kont. - kontrola nap. - napětí nf - nízkofrekvenční, tonový</p> <p>odp. - odpojení prim. - primář, -ní přip. - připojení sek. - sekundář, -ní S.T. - sítový trans-formátor</p> <p>sa - stejnosměrný st - střídavý usm. - usměrňovací vf - vysokofrekvenční V.T. - výstupní trans-formátor</p> <p>vyp. - vypnutí x - přerušení Z. - zkrat zap. - zapnutí zp.v. - zpětná vazba</p>					
<p>Při poruchách označených → ponech přístroj v chodu nejvýš několik vteřin!</p>					

MĚŘIČ KMITOČTU

s přímým údajem hodnoty

Jaromír BUDĚJICKÝ

Popsaný přístroj měří kmitočty od 30 Hz do 100 kHz při libovolném tvaru vlny. Hodnotu ukazuje ručka mA metru s chybou max. 1 až 3 %. Odstraňuje obtížnou manipulaci s městky pro měření frekvence a je jednodušší. Ve spojení s regulačním měřítkem umožňuje záznam frekvenčního chodu oscilátoru. Je možné ho použít i pro měření kmitočtu časové základny osciloskopu. Rozsah může být rozšířen, zejména směrem k menším kmitočtům. Úvaha obsahuje základy teorie a vyzkoušenou ukázkou konstrukce.

V posledních letech vyskytuji se stále častěji přímo ukazující měřiče kmitočtu. Používá se jich na př. při kontrole rozdílového kmitočtu dvou vln signálů, při cejchování nebo kontrole oscilátoru porovnáním s kmitočtovým normálem. Přístroj tohoto druhu dává také přesnější výsledky než frekvenční městky, jsou-li měřené kmity značně skresleny (1). Kmitočtový normál dává většinou desítkovou řadu kmitočtů, na př.: 3,0 - 3,1 - 3,2 - 3,3 MHz atd., s přesností ale spolehlivě 10^{-4} (t. j. při 3 MHz odchylka nejvíce 30 Hz). Máme-li podle této frekvencí nastavit nějaký oscilátor na kmitočet 3040 kHz s přesností 0,1 % (t. j. asi 3 kHz), nařídíme na normálu 3000,0 kHz, cejchovaný oscilátor nařídíme (jinou metodou) rovněž do okola 3000 kHz. Pak zavedeme oba kmitočty do směsovače a měříme frekvence kontrolujeme jejich rozdílový kmitočet (obraz 1). Jelikož oscilátor byl předtím již zhruba nařízen, stačí nyní malé doladění, aby interferenční kmitočet byl 40 kHz. Jsou zde ovšem dvě možnosti: 3040 a 2960 kHz dávají týž zázněj, 40 kHz. Chybou poznáme okamžitě podle toho, že při snížení frekvence (zvětšení kapacity nebo indukčnosti) rozdílový kmitočet nastavovaného oscilátoru stoupá, t. j. kmitočet oscilátoru se vzdaluje od 3 MHz směrem dolů, zatímco správně musí klesat.

Oscilátor máme nastavit s přípustnou odchylkou ± 3 kHz, což je 0,1 % z jeho kmitočtu 3040 kHz, ale 7 % z hodnoty 40 kHz, měřen kmitočtometrem. Na jeho přesnost je tedy v tomto případě nárok velmi mírný a když konečný výsledek má přesnost větší. Většina měřičů frekvence má chybu asi 2 %.

Jiným důležitým úkolem pro kmitočtometr je měření na piezoelektrických oscilátořech, na př. pro kontrolu výběru. Vhodnou volbou referenční frekvence, kud lze blízko frekvenci zkoumaného krystalu, ale přece dosti odlišnou, aby rozdílový kmitočet nemohl projít nulou (měřič ukazuje jen absolutní velikost odchylky, nikoli její směr), můžeme dosáhnout neobyčejné přesnosti a názornosti při měření změn kmitočtu krystalu v závislosti na teplotě, stárnutí atd. Podobným důležitým použitím je sledování chodu oscilátoru přesných komunikačních zařízení v závislosti na teplotě, tlaku vzduchu, vlnkosti atd. Některých oprav měřičů fre-

Přístroj zpředu, v kovovém krytu, určeném k vestavění do dřevěných postranic nebo na stojan. Na čelní stěně pojistka, spínač sítě, opravný potenciometr, mikroampérmetr 300 μ A s dvojím souběžným dělením, přepínač rozsahů a svorky pro přivedení měřeného signálu.

Kvonce se používají jako integrátorů, t. j. pro zaznamenávání střední hodnoty počtu pulsů z Geiger-Müllerovy trubice. Nahrazují počítadla mechanická, která vyžadují pro svou setrvačnost složitých reduktoru (děliče) počtu impulsů za minutu. Ve spojení s regulačním přístrojem kreslí přímo rozpadovou křivku radioaktivních látek, z níž se dají odebírat potřebné informace (2).

Také v amatérské praxi nalezneme se pro kmitočtometr použití, i když na ně zatím nejsme zvyklí.

Za úvahu stojí na př. konstrukce tónového generátoru bez obvyklých stupnic a jejich nedostatků. Nařízený kmitočet udává přímo vestavený měřic. Podobně můžeme zařídit přímou indikaci kmitočtu časové základny osciloskopu. Jak je známo, nemá cejchovaný časové základny osciloskopu významu, protože se kmitočet mění synchronizaci. Kmitočtometr ukazuje skutečný kmitočet č. z. a s využitím Lissajousových obrazců snadno přesně zjišťujeme několikanásobné násobky nebo díly, t. j. kmitočet pozorovaného deje. Horní mez takového měření je asi 10 MHz.

Vzpomeneme-li, kolik nejistoty, přepořádání a hledání v grafech vnáší do podobných prací obvyklé methody, přiznáme přímému kmitočtometru příznivé výhledky na rozšíření v délce i v laboratoři.

Měřicí methody.

V podstatě se používá pro přímou indikaci frekvence dvou metod. Použití jedné nebo druhé závisí především na tvaru měřených kmítů. Ten může mít

charakter spojitý (sinusovka, též skreslená) nebo nespojitý (pulsy). Podle první metody (1), (4) se periodicky nabije a vybije kondenzátor na určité, stálé napětí. Používá se jí hlavně pro měření kmitů sinusových a jiných blízkých. Jedna půlvlna měřeného kmitu způsobí nabítí, druhá vybití kondenzátoru. Kolik period je za vteřinu, tolikrát se kondenzátor nabije a vybije. Při každém nabiti přiteče naří náboj.

$$q = C \cdot V, \quad (1)$$

kde C je kapacita kondenzátoru ve faradách; V napětí ve voltech, resp. celková změna napětí při nabijení; při ustáleném stavu rovná se celkové změně při vybijení; q je náboj v coulomebech. Střední proud I , přítékající na kondenzátor v jedné periodě, je



$$I = q/T = q \cdot f = C \cdot V \cdot f, \quad (2)$$

kde T je perioda měřeného kmitu, $f = 1/T$ jeho frekvence. Totéž platí pro střední proud vybijecí, takže skutečný průměrný proud se rovná nule. Takové zařízení vystihuje obraz 2a. Kondenzátor C je zapojen přes odpory R na zdroj Z stálého napětí V_z . Paralelně k C leží přepínač P . Rozpojíme-li P na dostatečně dlouhou dobu, nabije se C přes R na napětí $V_c = V_z$. Spojíme-li pak P vybije se C na nulu. Přepojujeme-li C v rytmu měřeného kmitočtu, nabije a vybije se střídavě, a celkový střední proud je roven nule. Zapojujeme-li však do serie s C miliampermetr na střídavý proud, bude ukazovat výklyku úměrnou počtu nabití za vteřinu. Na př. v zapojení podle obrazu 2b protéká přístrojem A jen proud jednoho směru, třeba nabijecí, a to přes usměrňovač D_1 . Měří tedy jen střední proud nabijecí, který je ovšem $I = C \cdot V \cdot f$.

Jelí na př. $C = 75 \text{ pF}$, $V_c = 135 \text{ V}$, $f = 30 \text{ kHz}$, je $I = 75 \cdot 10^{-12} \cdot 135 \cdot 30000 = 0,304 \text{ mA}$. Diodou D_2 se kondenzátor při zavření P vybije. Jak je vidět, ne-

Obraz 1.
Porovnávaný měření
kmitočtu s normálem.

Obraz 3.
Podstata integrátoru.

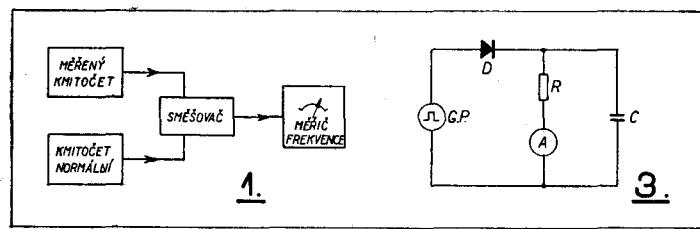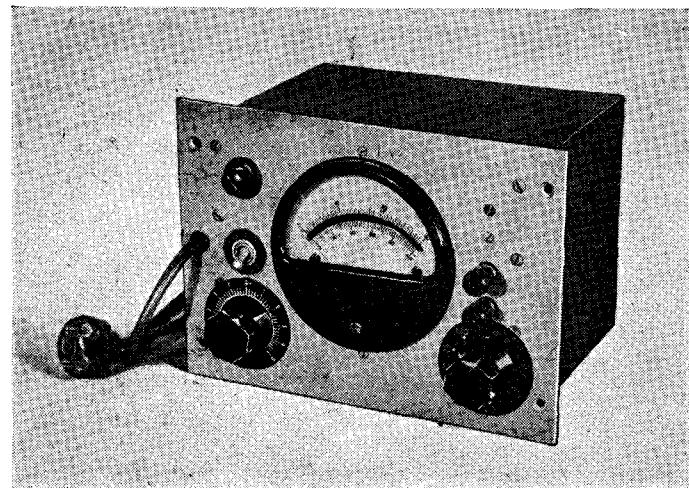

záleží zde příliš na tom, jak dlouho je P vypnut nebo zapnut. Hlavní je, aby se C stačil během těchto intervalů dostačně nabít nebo vybit, a ovšem také, aby napětí V_z bylo skutečně stálé (ale spíš ná $\frac{1}{2} \%$) po dlouhou dobu.

Druhá metoda je určena především pro měření frekvencí pulsů, po případě pro stanovení krátkodobého průměru počtu pulsů za jednotku času (při počítání nepravidelně po sobě následujících pulsů, jak vznikají v Geigerově počítací při nukleonických měřeních) (2). Podstata zapojení je na obrázku 3. Kondensátor C se nabije z generátoru pulsů GP přes diodu D . Jsou-li pulsy dosti krátké vzhledem k časovému odstupu mezi nimi, probíhá děj takto: každý脉s přivede na C určitý náboj q , který se v době mezi脉sami vybije přes odporník R a μ Ametr A . V ustáleném stavu musí být náboj, odtekající přes R , roven přítelkajícemu. Náboj, který proteče μ Ametrem za jednu periodu, je tedy opět q a vzbudí střední proud

$$I = q/T = q \cdot f.$$

Indikovaný proud je opět přímo úměrný frekvenci. Je zde však podstatný rozdíl proti metodě předcházející: velikost náboje, přiváděného na kondensátor, závisí na velikosti, trvání a tvaru jednotlivého脉su. Měřené kmity musí být proto nejdříve zpracovány na tak zv. normální脉sy; na jejich přesnosti pak závisí přesnost měření. Proto jsou požadavky, kladené na jeho provedení, podstatně větší. Zejména pro přístroje s menším počtem elektronek nelze toto řešení doporučit. Dokladem toho může být přístroj, popisován v pramenu (5), který má šest elektronek, nejvyšší frekvenci 10 kHz a přesnost asi 5%, v porovnání s přístrojem zde popsáným, který má jen tři elektronky, rozsah do 100 kHz a přesnost lepší než 3 %.

Použití první metody:

Vraťme se k zapojení 2b. Pro návrh přístroje jsou nutné ještě některé podrobnější úvahy. Jde především o účelnou realisaci přepinače P . K tomu lze použít elektronky, nejlépe pentody, na jejichž mřížce jdou měřené kmity s dosatečně velkým napětím. Uvažujme na př. heptodu elektronky ECH21 (v pentodovém zapojení). Její anodové charakteristiky se zakresleným zatěžovacím odporem (15 kΩ) jsou na obrázku 4. Napětí anodového zdroje budež 150 V. Přesáhne-li okamžitá hodnota napětí na první mřížce asi -20 V, klesne anodový proud na hodnotu rádu μ A, takže elektronka je prakticky nedividivá. To odpovídá otevření přepinače P (obrazec 2). Přestoupí-li napětí na g_1 nulu směrem ke kladným hodnotám, poklesne napětí na anodě (úbytkem na anodovém odporu) asi na 10 V; elektronka je vodivá. Anodový proud je velký a je určen převážně velikostí od-

poru R . V tomto případě odpovídá elektronka sepnutému přepinači P a zkratuje kondensátor C , který se přes ni vybitje. Je vhodné si povšimnout, že tato spínací nebo ventilová činnost v širokých mezích nezávisí na velikosti napětí g_1 . Pro nabíjení stačí, překročí-li záporné napětí asi -20 V, pro vybití, je-li toto napětí nula nebo kladné. (Zde využíváme toho, že pro malé anodová napětí se anodové charakteristiky sbíhají a změna mřížkového napětí směrem ke kladným hodnotám způsobí jen nepatrnou změnu napětí na anodě.) Tím jsme zhruba stanovili mřížková napětí, potřebná pro otvírání a zavírání elektronky.

Neméně důležité je stanovit, jak dlouho v poměru k délce periody má trvat vodivý nebo nevodivý stav. Podmínkou je, aby se kondensátor stačil v této době nabít přes R na napětí V_c , dostatečně blízké V_z (na př. na $V_c = 0,999 V_z$). Po připojení napětí V_z přes R na C nabijí se C podle exponenciálního zákona a okamžité napětí v_c (předpokládáme-li, že předtím byl C bez náboje) je dáno vztahem:

$$v_c = V_z \left(1 - e^{-t/RC} \right) \quad (3)$$

kde t je čas v sec, počítaný od připojení V_z . Z toho je


$$v_c / V_z = 1 - e^{-t/RC} \quad (3')$$

Na konci nabíjení je přirozeně $v_c = V_c$. Označme poměr $(V_z - V_c)/V_z = \delta$; je potom


$$V_z - V_c = \delta \cdot V_z \quad (4)$$

čili


$$V_c/V_z = 1 - \delta. \quad (4')$$

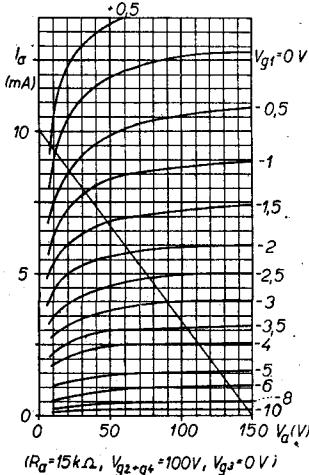

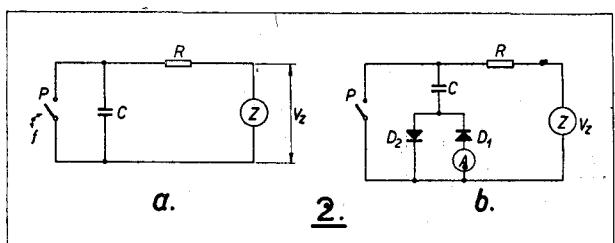Obrázek 4. Skupina anodových charakteristik heptody ECH21 se zakreslenou odpornou přímkou pro 15 kΩ. V okolí nulového napětí 1. mřížky se anodové charakteristiky sbíhají, změna napětí na mřížce působí jen malou změnu napětí anody.



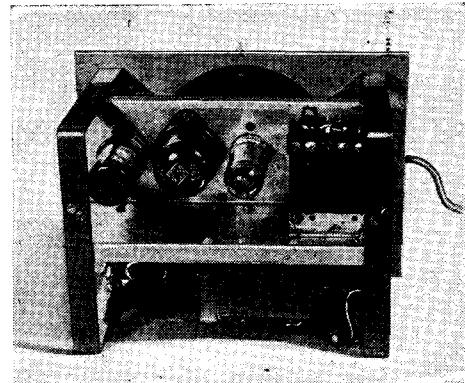Obrázek 2 a. Podstata mřížce. P spíná a rozpíná v rytme měřené f ; R-C je měřicí obvod; Z - zdroj stálého napětí. — Obrázek 2b. Indikace frekvence. Diody D1, D2 rozdělují nabijecí a vybíjecí proud; A - miliampermetr.



Kmitočtový měřič strany elektronek ECH 21, EB 11 a stab. výbojkový. Usměrňovač je selenový.

Porovnáním vztahů (3') a (4') plyne

$$-t/RC = \delta. \quad (5)$$

Stanovime-li nyní δ podle potřeby, dovedeme jednoduše najít příslušný poměr $t/RC = t/\tau$

$$(\tau = RC, t. j. časová konstanta obvodu RC). Učiníme tak buď výpočtem z (5) nebo pohodlněji z grafu funkce$$

$$-t/RC \\ y = \epsilon$$

kde je na osi x nanesen čas t v násobcích čas. konst., t. j. 0; τ ; 2τ ; atd. v lineárním mřížku, na osi y příslušné hodnoty funkce v logaritmickém mřížku.


Pro určité δ budí $t_m/\tau = a$; pak je

$$t_m = a \cdot \tau \quad (6)$$

minimální doba, po kterou se musí C nabít, má-li na něm napětí dostoupit hodnoty alespoň $V_z - \delta$. Vzorek Zvolíme-li na př. $C = 75 \text{ pF}$, $R = 15 \text{ k}\Omega$, je $\tau = R \cdot C = 75 \cdot 10^{-12} \cdot 1,5 \cdot 10^3 \doteq 1,1 \cdot 10^{-9} \text{ sec}$. Zvolíme dále δ tak, aby V_c bylo menší než V_z o jednu tisícinu, takže vzniklá chyba (0,1 %) se neprojeví rušivě; je tedy $\delta = 1/1000$. Ze vzorce (5) nalezneme: $t_m/\tau \doteq 7$, t. j. doba, po kterou se kondensátor nabije, musí se rovnat sedminásobku časové konstanty. Je proto $t_m = 7\tau = 7,7 \cdot 10^{-9} \text{ sec}$. Je-li přepinač rozpojen po celou půlperiodu mřížného kmítu, již odpovídá čas $T/2$, je $t_m = T/2 = a$; z toho $T = 2t_m \doteq 15 \mu\text{sec}$. Nejvyšší mříželná frekvence je $f = 1/T = 66 000 \text{ Hz}$.

Podobně vztahy platí pro vybití, jsou jen poněkud složitější. Je-li však odporník elektronky R_e (při $V_{g1} = 0$) podstatně menší než R , můžeme pro první přiblížení odpor R zanedbat. R_e můžeme odhadovat na 1 až 2 kΩ. Vidíme, že vybití časová konstanta je menší než nabijecí a proto stačí k vybití menší čas. Toho můžeme využít při návrhu složitějších mřížek tak, že uměle prodloužíme zápornou část mřížného kmítu na úkor kladné a tím zvýšíme horní frekvencimez pro určité $R \cdot C$.

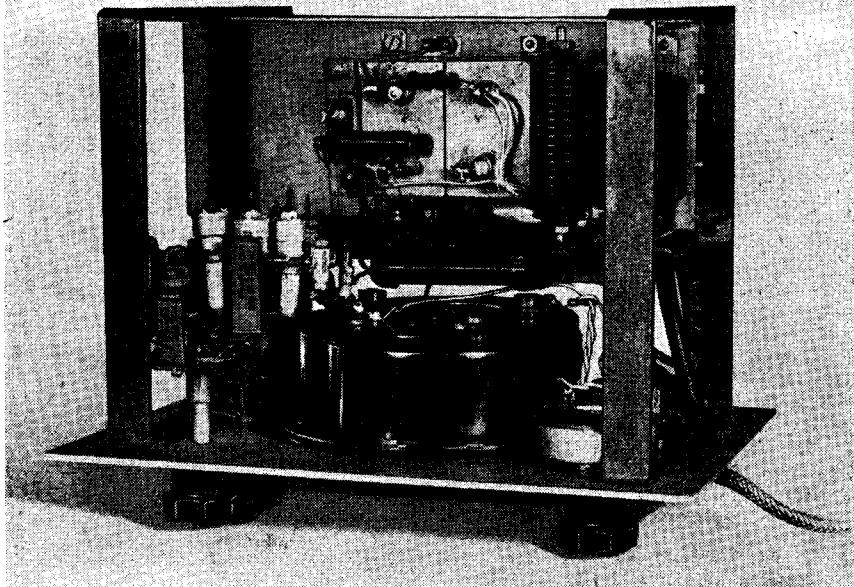Dalším požadavkem je, aby údaj frekvence nezávisel v dosti širokých mezích na vstupním napětí. Z předcházejícího plyně, že při řízení spínací elektronky sinusovým napětím bylo třeba napětí kolem 100 V, aby jeho záporná okamžitá hodnota dosáhla krátce po průchodu nulou hodnoty -20 V, potřebné k otevření elektronky. Zmenšíme-li však při určitém



kondensátoru nejvyšší měřitelnou frekvenci na př. na $\frac{1}{2}$, stačí, aby elektronika byla otevřena jen $\frac{1}{4}$ periody, takže vystačíme s podstatně menším napětím (asi 40 až 50 V ef.).

Naopak, nemůže být výstupní napětí na mřížce nepatrné nad nulu. Takových poměrů dosáhneme snadno zapojením velkého kondensátoru a svodového odporu do obvodu fidiči mřížky (obr. 5a). Při kladných půlperiodách se nabije C_g mřížkovým proudem (mřížkový polep je záporný) a je-li R_g dosti velký, nestačí tento náboj odtrhnout. Tím se nastaví po několika periodách automaticky mřížkové předpětí, rovné přibližně maximální hodnotě budicího napětí. Tyto poměry jsou naznačeny na obrázku 5b. em je napětí měřených kmitů, e_c napětí na kondensátoru, e_g napětí první mřížky, v_g je mřížkové předpětí. Je vidět, že pro vybití kondensátoru je k disposici kratší čas než pro nabítí. To nevadí, protože vybíjecí časová konstanta je až pětkrát menší než nabíjecí.

Aby tyto podmínky zůstaly zachovány i při nejnižších frekvencích, musí být časová konstanta $R_g \cdot C_g = T_{min.} = 1/f_{min.}$, na př. pro $f_{min.} = 20$ Hz musí být $R_g \cdot C_g = 0,05$. Při $C_g = 0,1 \mu F$ plyne pro R_g hodnota $5 \cdot 10^{-2} / 1 \cdot 10^{-7} = 500$ k Ω . Kondensátor C_g je zároveň vazebním kondensátem z anody předzesilovače. Musí mít velký činný odpór, t.j. kvalitní dielektrikum.

Tím opět zmenšíme potřebné měřicí napětí zhruba na 25 V. Abychom mohli měřit ještě kmity s napětím asi 2 V, potřebujeme předzesilovač se ziskem napětí 8 až 10, což obstará triodový systém ECH21. V mřížce triody je zařazen odporník 100 k Ω , který při větších amplitudách měřeného napětí působí s diodou kathoda-mřížka jako omezovač amplitudy (clipper). Objevili se totiž na mřížce kladné napětí velikosti několika voltů, počne tedy mřížkový proud a cesta k-g1 se chová jako odporník 1 k Ω . Obvod k-g1-100 k Ω pracuje jako dělič napětí 1:100, takže na mřížce poklesne napětí

asi na setinu původní hodnoty. Je-li vstupní napětí dosti velké, vzniká v anodovém obvodu napětí přibližně obdélníkový průběh, což je výhodné pro řízení spinaci elektronky, nehledě k tomu, že se touto úpravou zabrání vzniku nadměrného mřížkového proudu a zatížení zdroje měřených kmitů.

První mřížka heptody má v klidu předpětí asi $-3,5$ V, které se získává na odporníku 200Ω v záporné větví sifového usměrňovače. Jeho účelem je zabránit příliš velkému proudu stínicí mřížky, nepřivádí-li se na vstup napětí.

Zdrojem napětí V_z je stabilisátor z výroby, 150 A2 (150 V, 8 mA). Jeho střední proud je nařízen na 4–5 mA (vstupní svorky zkratované). Pro usměrnění proudu měřicího kondensátoru je použito duodiody EB11 (hodí se ovšem též EB4, 6H6, 6AL5 atd.). Kathoda diody, k níž je připojen mAmetr, dostává malé kladné předpětí (asi 1 V) z děliče 150 a 5 k Ω (potenciometr), napájeného ze 150 V. Potenciometrem nařídíme vhodné předpětí tak, aby se právě zabránilo vzniku nábohového proudu diod, který jinak způsobuje trvalou výchylku mAmetru (nulová korekce).

Použitý mAmetr má mít pokud možno velkou stupnice se zrcadlem, aby se na ní dobře odčítaly změny výchylky, což bývá důležité při měření malých změn kmitočtu. Jeho rozsah je asi 0,3 mA. Dělení stupnice je dvojí: 0–30 a 0–100, aby nebylo třeba přepočítávat. Lze ovšem po-

úpravu okolo přepínače rozsahu. Nastavitelné kapacity jsou těsně u přepínače. Vede kondensátor selenové usměrňovače.

užit i přístroje citlivějšího s vhodným bočníkem. Pro přístroj méně citlivý je třeba použít větších kondensátorů a po případě zmenšit horní frekvenční mez.

Rozsahy měřiče jsou 0,3–1–3–10–30–100 kHz. Na rozsahu 100 kHz je ovšem nutno počítat se zmenšenou přesností a časovou stálostí, protože kondensátor pro tento rozsah má kapacitu jen asi 25 pF, takže změna kapacity spojující a přepínače (Philips TA) již dosti ovlivňuje přesnost.


Při cejchování přístroje nebyly pozorovány větší odchyly od správné hodnoty než asi 2 %, takže lze počítat s všeobecnou přesností 3 %, připočítáme-li 1 % na přidavnou chybu, způsobenou změnami vlastnosti přístroje mezi dvěma kontrolami podle normálního kmitočtu. Některé tyto změny lze snadno opravit bez zásahu do přístroje korekčním potenciometrem, jak bude uvedeno dále. Nejmenší napětí měřeného kmitočtu na rozsazích 1, 3, 10, 30 kHz bylo asi 2 V. Na rozsahu 300 Hz a 100 kHz musí být toto napětí větší (asi 3 V). Zvětší-li se napětí až asi na 70 V, nezmění se indikace o více než 1 % (zahrnuto v celkové přesnosti). Poměry při ještě větších napětích nebyly zkoumány, nebudou však o mnoho jiné.


Časem se mění poněkud vlastnosti elektronek; rozhodující vliv má především stárnutí stabilisátoru a změny anodové charakteristiky heptody (změna minimálního anodového napětí při $V_{g1} = 0$ V). Pomůžeme si tím, že stabilisátor dáme uměle zrestařit, ponecháme jej alespoň den zapojený za normálních provozních podmínek. Přístroj také zapínáme nějakou dobu před měřením, aby se v něm ustálila teplota. Odchylky, které přesto vzniknou, vyrovnáváme korekčním potenciometrem (asi 10 k Ω), připojeným s odporem 3 k Ω paralelně k mAmetru. Velikost potenciometru a odporu závisí na odporu mAmetru a je třeba je zvláště stanovit; použitý mAmetr měl odpór asi 600 Ω . Při cejchování nastavíme potenciometr tak, aby mAmetr ukazoval střední výchylku. Otáčením potenciometru můžeme citlivost mAmetru zvětšit nebo zmenšit až o 5 %.

Tímto potenciometrem a vhodnou volbou pracovních podmínek můžeme zlepšit přesnost indikace až na zlomky procenta. K tomu patří také častá kontrola porovnáním s normálem.

Cejchování nepůsobí obtíží, jsou-li po ruce zdroje měřicích kmitočtů. Nejprve vyhledáme přibližně vyhovující kondensátor pro 300 Hz, pak postupně pro všechny ostatní rozsahy a upravíme je i příslušnými trimry tak, jako by měly zůstat de-

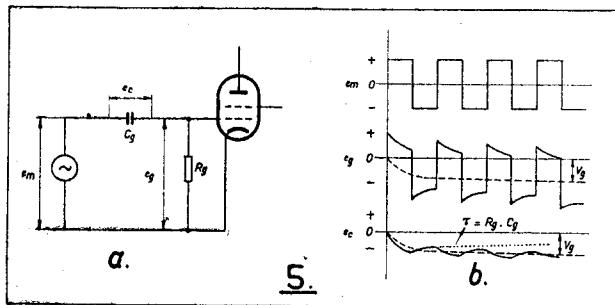Obrázek 5 a. Zapojení pro získání předpětí mřížkovým proudem.
— Obrázek 5 b. Vznik předpětí na C_g . Pro názornost předpokládáme obdélníkový průběh měřicího napětí em. v_g značí střední napětí mřížky a rovná se zhruba amplitudě em.



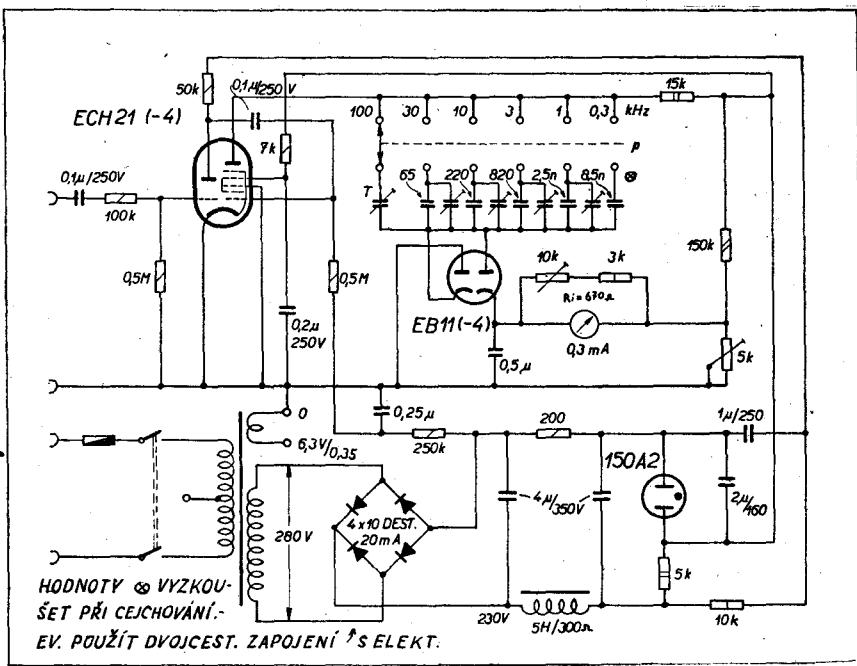

Použité zapojení prostého kmitočtometru s přímým čtením f , s vepsanými hodnotami.

finitivně připojeny. Tím definujeme přibližnou velikost kapacit spojů, zejména vzhledem k protilehlém kontaktům přepinače. Vyvažovací trimry jsou asi 25 pF . Nejlépe se hodí malé trimry Tesla, protože je můžeme připájet přímo mezi kontakty přepinače a silný měděný sběrači drát, upevněný mezi dvěma calitovými úhelníčky. Vyhneme se tak upevňovacím destičkám a zbytočným spojkám. Potom vyhledáváme kondenzátory lépe vyhovující, po případě k nim připojujeme paralelně menší, až se dostaneme velmi blízko správné výchylce mAmetu. Přitom se stále snažíme, aby vyvažovací kondenzátory byly zatočeny asi na $\frac{1}{2}$ kapacity. Tak uchováme možnost snadného pozdějšího vyvážení.

Měřicí kmitočty volíme tak, abychom mohli cejchovat blízko konce stupnice a kontrolovat lineárnost asi na poloviční výchylce. Skoro nepostradatelný je přítom aspoň jeden kmitočtový normál, na př. 10 kHz , event. též 100 kHz nebo pod., nehledě ovšem k tónovému a vf generátoru s dostatečným napětím.

Na rozsahu 300 Hz bylo cejchováno kmitočtem 250 Hz . Ten lze získat na př. z tónového generátoru Tesla s přesností asi 1% . Cejchovací napětí je 10 až 15 V . Porovnáme-li tento kmitočet na osciloskopu s kmitočtem 10 kHz metodou Lissajousových obrazů, můžeme opatrným rozložováním nastavit skoro nulové zázněje. Poměr kmitočtů je $1:40$. Je ovšem nebezpečí myšlenky, můžeme totiž nastavit poměr $1:39$ nebo $1:41$, což odpovídá kmitočtům asi $256,5$, resp. 244 Hz , protože počet vlnovék v obraze nelze spočítat. Kontrolujeme proto několikrát srovnáním s údajem na rozsahu 1 kHz . Kontrola sítovou frekvencí je možná, není však jisté, zda je trvale udržována s postačující přesností. Na rozsahu 1 kHz se pracuje již s větší jistotou. Nastavení kmitočtu 1 kHz porovnáním s normálem 10 kHz nepůsobí potíž a také 500 Hz pro kontrolu linearity lze bezpečně určit. Podobně na rozsazích 3 a

10 kHz . Potíže se objevují opět na 30 a 100 kHz , neboť jen málokterý tónový generátor jde do 100 kHz a vf generátor dává příliš malé napětí $0,05$ – 1 V . Vyplňovali jsme si narychlo sestaveným oscilátorem pro rozsah 25 – 75 kHz , jehož kmitočty, 25 , $33\frac{1}{3}$, 40 , 50 , $66\frac{2}{3}$, 75 kHz byly přes malý kondenzátor na mřížku

oscilátoru synchronizovány kmitočtem 100 kHz z křemenného oscilátoru (synchronizovány poměry $1:4$, $1:3$, $2:5$, $1:2$, $2:3$, $3:4$). Bylo by ovšem také možno použít vf generátoru s vhodným zesilovačem.

Cejchování několikrát opakujeme, až stačí nepatrné dodlážit trimry. Nakonec znova překontrolujeme správnost.

Přístroj by bylo možno zdokonalit použitím obvodů, které ze sinusovky vytvářejí obdélné kmity (na př. omezovačů amplitudy), s poměrem kladné části k záporné asi $1:4$. Dále použitím výkonnější spinací elektronky (EBL 21), která dovolí použít menšího nabíjecího odporu, většího kondenzátoru a většího napětí V_z . Takový přístroj jsme sestrojili a podařilo se dosáhnout při pokusech přesnosti asi $0,5\%$ i na rozsahu 100 kHz . To ovšem vyžaduje velmi přesného mAmetu, třídy 0,2.

Předvedli jsme čtenářům prostý a levný, ale velmi užitečný speciální měřicí přístroj, jehož dosud omezené použití jistě není způsobeno nedostatkem vhodných vlastností. K aplikacím, uvedeným v článku, najdou si zájemci z praxe mnohé další.

Literatura:

(1) L. Rohde: „Frequenzzähler“ z knihy: „Vilbig-Zenneck, Fortschritte der Hochfrequenztechnik“, sv. II, str. 319.

(2) W. C. Elmore: „Electronics for the nuclear physicist - III, IX. A. counting rate meter“, Nucleonics, duben 1948, str. 43.

(3) I. Soudek: „Měřicí přístroj z výrobního relé“, Radioamatér 1948, prosinec str. 290.

(4) H. Lubek: „Anzeigende Frequenzmessgeräte für die Ton- und Hochfrequenztechnik“, ETZ 61 (1940), 252,

(5) „A compact direct reading frequency meter“, Electronics 1949, duben, str. 108.


Meranie napäťia ss zdroja s veľkým vnútorným odporom

Ak meríme napätie voltmetrom, ktorého odpor nie je zanedbateľne veľký proti vnútornému odporu zdroja, ukáže voltmetr nesprávnu hodnotu.

Existuje spôsob, ako možno i z týchto podmienok určiť napätie správne. Platí to ale len pre napätie stejnosmerné.

Nech je daný odporový delič podľa obrazu 1. Jeho výstupné napätie $E_v = 50\text{ V}$. Ak budeme túto hodnotu meriať priamo na rozsahu 100 V voltmetru $1000 \Omega/\text{V}$ (R prístroja = $100\text{ k}\Omega$) ukáže tento $27,8\text{ V}$. Chyba je skoro 50% .

Postupujme teraz týmto spôsobom: Pri-

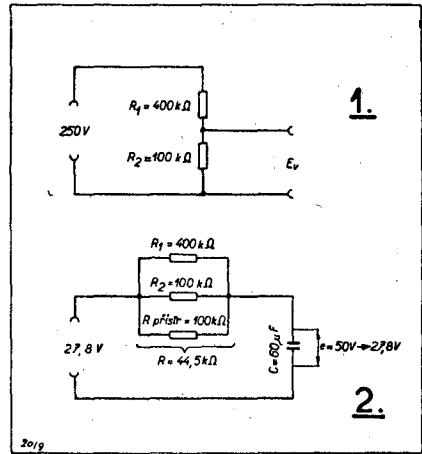

pojme na E_v čo možno najväčší kondenzátor s veľkým izolačným odporom. Nech je to $2 \times 30\text{ }\mu\text{F}$ Bosch MP paralelne. Kondenzátor sa po uplynutí 1 minuty nabije prakticky na plných 50 V . (Chyba je hlboko pod 1% .) Pripojme teraz ešte i predošly voltmeter. Náhradné schéma tohto kroku vidime na obr. 2. Kondenzátor sa vybija z pôvodných 50 V na hodnotu $27,8\text{ V}$. Odhadnime čas potrebný na vychýlenie ručičky po pripojení voltmetu na $0,2$ sekund. Napätie na kondenzátoru bude:

$$e = 27,8 + (50 - 27,8) \cdot e^{-t/Rc}$$

Dosadíme za $t = 0,2$ sek.; za $R = 44,5\text{ k}\Omega$ (viď obrázok 2) $c = 60\text{ }\mu\text{F}$.

V okamihu najväčšej výchylky ručičky bude na kondenzátoru napätie

$$e_{0,2} = 27,8 + 22,2 \cdot e^{-0.075} = 48,5\text{ V}$$

Najväčšia výchylka ručičky nám udáva hodnotu napäťia s chybou 3% .

Jednu sekundu po pripojení voltmetu ukazuje ručička napätie


$$e_{1,0} = 27,8 + 22,2 \cdot e^{-0.075} = 43\text{ V}$$

Ručička klesá pomerne pomalu, sledovanie výchylky je snadné.

Ak sú vždy splnené predpoklady: zanedbateľne veľký izolačný odpor kondenzátora a jeho nabicie na plné merané napätie pred pripojením voltmetu, dáva tento spôsob určitú minimálnu presnosť i pre zdroje s ťubovoľne veľkým vnútorným odporom, ktorá je úmerná použitej kapacite a odporu voltmetu.

Ing. T. Horňák

PŘESTAVBA STARÉHO PŘIJIMAČE

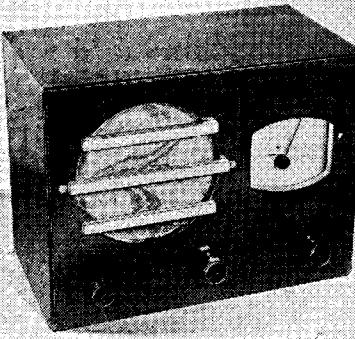

Učelnou přestavbou zestárlého přijimače je možno využít jeho cenných, zachovalých součástí a získat speciální přístroj pro věrný přednes pořadů blízkých silných vysílačů

Jednoduchá stará skřínka byla doplněna jen větším otvorem pro jmennou stupnicí; přebytečné dírky pro hřídele byly zatmeteny.

Přestavba a opětne využití vyřazených rozhlasových přístrojů je námětem stále lákavým hlavně ze dvou důvodů. Především mnozí potřebují ještě jeden, třeba méně výkonný přijimač, bud pro poslech při práci v kuchyni nebo pro staršího příbuzného, jemuž i prostý aparát přijemně vyplní chvíle odpočinku. Druhým důvodem je, že i když rozhodující elementy stárnou dosti rychle, přece jen řada cenných prvků přijimače prakticky nestárnou. Jsou to hlavně skřínka, reproduktor, síťový transformátor, ladící kondenzátor, v úhrnu nejnákladnější věci z přijimače, které značně přežijí na př. elektronky, přepinače, kondensátory a hlavně také stav spojů.

Málokdo bude ovšem chtít získat přestavbou přístroj zcela moderního typu. Znamenalo by to příliš velký náklad na elektronky a cívky, a výsledek by v nemoderní skřínce, třeba bez jmenné stupnice, neuspokojoval esteticky, a možná i jinak. Ani pouhá oprava při zachování původního zapojení není po značném zesterání vždycky vhodná, jednak protože nahradní součásti obvykle nelze sehnat, a za druhé taková neúplná rekonstrukce ponechá v přístroji řadu nebezpečných míst, které by vzaly za své, sotva bychom obnovený přístroj spustili. Máme s tím nedobré zkušenosti a jistě nejsme sami; proto je účelná přestavba až na kost, s likvidací všech původních spojů, s výměnou objímek s unavenými páry a také s důkladnou kontrolou a vyčištěním všech znova použitých částí. Pak ovšem není účelné obnovovat přístroj původní, ale vyhnout nový, přiměřenější typ.

Pokládáme za takový typ dvouobvodový přístroj s přímým zesílením, bez vf zpětné vazby, bez potřeby sladování obvodů, ale zato s diodovou demodulaci a dobře provedeným, i když prostým nf stupněm, který by zaručoval přijemný přednes. Takový přístroj i obsluhou připomíná dnes vládnoucí superhet, protože mu nekolisá ladění podle antény a zpětné vazby, a několik vysílačů, které zachytí, je možné nastavovat podle jmenné stupnice. — O přednostech přístroje s reproducí zbarvenou intermodulací a poruch, zaviněných značnou citlivostí, s usnadněným rozhodováním pro poslech, protože zachytí jen nejbližší stanice, nebudejme jednat obsáhlí, protože jsou zřejmě a byly probrány na př. v č. 5/1950, str. 116 a v č. 1/1950, str. 22. Řečeno krátce: žijeme leckdy v za-

jeti představ o stovkách vysílačů, a možnosti jejich příjmu obětujeme nejednu hodnotnější vlastnost, ačkoliv veliká většina vzdálených stanic je obvykle tak zatížena poruchami, že o poslechu nemůže být řeči. I na velmi citlivý přístroj posloucháme nejčastěji jen několik nejbližších vysílačů, takže podstatný náklad, nutný pro dálkový poslech, je skoro zbytečný.



Proto jsme chtěli vyzkoušet přístroj trochu jiný, jen s rozsahem středních vln, jednoduché obsluhy a stabilní úpravy, který by nechytil mnoho, ale zato by hrál tak přijemně, aby to bylo pro mnohého překvapením. Samostatně laděný vstupní obvod je zdánlivým návratem k dřívě opuštěnému principu, ale uvážme-li, že vstupní obvod, tlumený a rozložovaný antenou, je stejně nevalný a většinou roz-

děný při jednoknoflikovém ladění, a že naopak dodlání samostatné, podle sluchu, je hračkou, není náš hřích proti modernosti přílišný.

Vyzkoušeli jsme dvojí zapojení podle uvedených zásad; složitější z nich má navíc regulátor hlasitosti a jeden stupeň nf zesílení, který dovoluje použít záporné zpětné vazby s faktorem asi 10, a tedy přináší stejně zmenšení výstupního odporu a skreslení. To má zvlášť příznivý vliv na jakost přednesu. Větší přístroj má také jednoduché samočinné řízení citlivosti, které sice zasahuje jen při silných vysílačích a nevyrovnané se účinkem superhetům s dvěma nebo více řízenými stupni, přece však omezí případě přetížení koncového stupně při ladění ze slabšího signálu na silný. Kromě toho je tu ještě připoj pro přenosku; jinak jsou obě zapojení prakticky shodná.

Vstupní obvod je zcela obvyklý; používá pertinaxového nebo troilitulového ladidlo kondenzátoru C_{L1} (v pův. přístroji byl u zpětné vazby n. odládovače) a je dosti tlumen, takže nemá zvlášť ostré ladění a může být ovládán samostatně, jednoduchým knoflikem, bez převodu a stupnice. Je připojen na řidiči mřížku vf stupně, pro nějž nezřídka vyhoví málo opotřebená vf pentoda, na př. z det. stupně přestavovaného aparátu. V jejím anodovém obvodu je zapojen hlavní laděný obvod jako t. zv. laděná anoda. Je to zapojení s největším dosažitelným ziskem a minimálním útlumem. Pro jednoduchost zapojení je příslušný vzduchový ladidlo kondenzátor C_{L2} upvevněn isolovaně, takže může být přímo připojen k cívce a odpadnou izolační kondenzátoru. Při práci v přístroji nesmíme ovšem zapomenout, že rotor kondenzátoru a tedy i jeho kovová kostra mají proti kostře přístroje plné anodové napětí 250 V.

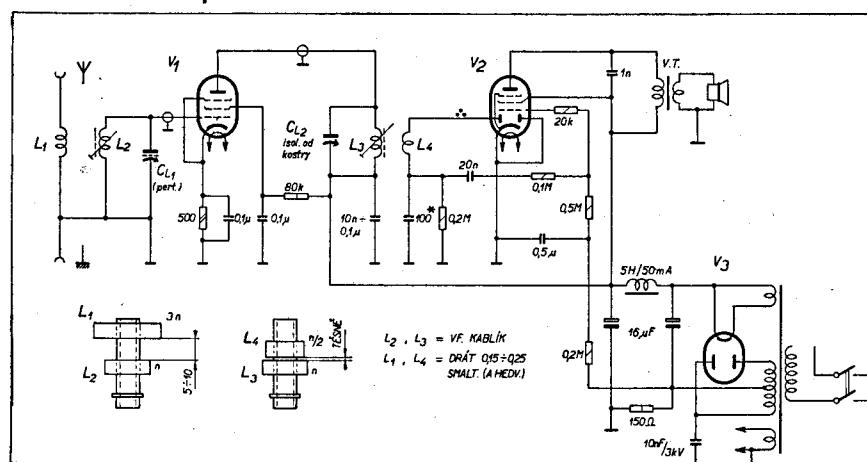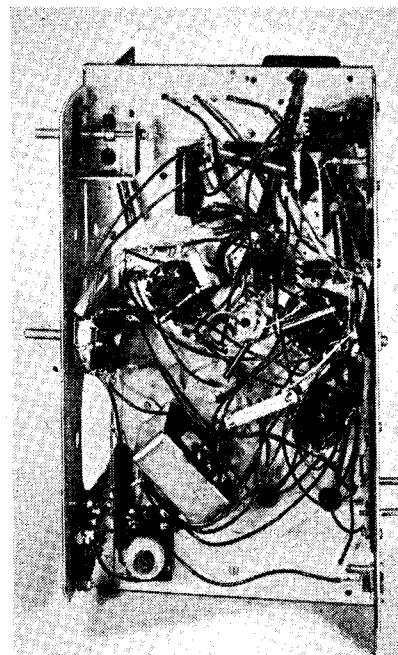Aby ani demodulační obvod nepůsobil značnější útlum tohoto ladidlo obvodu a aby se do nf signálu nevmodulovalo bručení, z nedostatečně filtrovaného anodového proudu, které při větším nf zisku



přece stačilo rušit poslech, je demodulace vyvedena ze sekund. vinutí obvodu, cívky L_4 , těsně vázané s L_3 , ale s polovičním počtem závitů. Demodulace je diodová, a to diodou v koncové EBL21. Koncovou elektronku v přestavovaném přijímací obyčejně musíme nahradit, a přítom použijeme elektronky na trhu běžné a vybavené pro nás potřebnými diodami. Svod diody je jen $0.2 \text{ M}\Omega$, méně než obvyklých $0.5 \text{ M}\Omega$, aby úbytek vysokých tónů po zařazení obvyklých dekuplačních kondensátorů nebyl příliš citelný. S hlediska útlumu působí na L_4 v použitém zapojení polovina hodnoty svodu, t. j. asi $0.1 \text{ M}\Omega$, a to se přenáší na ladící obvod s dvojmocí převodu, t. j. zhruba jako hodnota $0.4 \text{ M}\Omega$. Ta už nezhorší podstatně jakost ladícího obvodu.

Cívky L_2 a L_3 jsou s obvyklou indukčností pro střední vlny, $180 \mu\text{H}$, z toho aspoň L_3 pokud možná kvalitní. Hodí se dobré cívky se železovým jádrem, na př. na jádro 10 mm a se šroubkem $M7 \times 12$ 120 záv. vf kablíku 20×0.05 mm, nebo pod. L_1 má trojnásobek, L_4 polovinu závitů ladících cívek, z drátu asi 0.15 mm. L_1 nejlépe posuvná, aby bylo lze měnit vazbu L_2 s antenou.


Následuje nf část, u prostšího zapojení je to přímo koncová pentoda v obvyklém zapojení, o němž není třeba výkladu. Protože na mřížce potřebuje pro pokojovou hlasitost asi 1 V nf signálu, je s ohledem na obvyklou modulační hloubku 0.3, na převod $1 : 2$, na zisk vf stupně asi 200 a nakmitání antennního obvodu asi 3 zapotřebí signálu z antény:

$$1 : (0.3 \times 0.5 \times 200 \times 3) = 1 : 90 = 0.011 \text{ V},$$


t. j. asi tolik, kolik dá místní nebo blízký vysílač s náhrádkou antenou, nebo večer i vzdálenější stanice s antenou výkonnější. Pro výkon 50 mW je potřebný signál ještě asi třikrát menší. Zapojení ovšem nemá nf zpětnou vazbu a jakost přednesu je proto jen taková, jakou poskytuje prosté zapojení.

Za cenu přidání jedné prosté elektronky, triody nebo vf pentody v triodovém zapojení je možné zvětšit zisk nf části asi 20krát, a tedy buď zhruba stejně zvětšit citlivost přístroje, nebo zavést zápornou zpětnou vazbu s takovým účinkem, že zisk omezí přibližně na původní hodnotu, ale

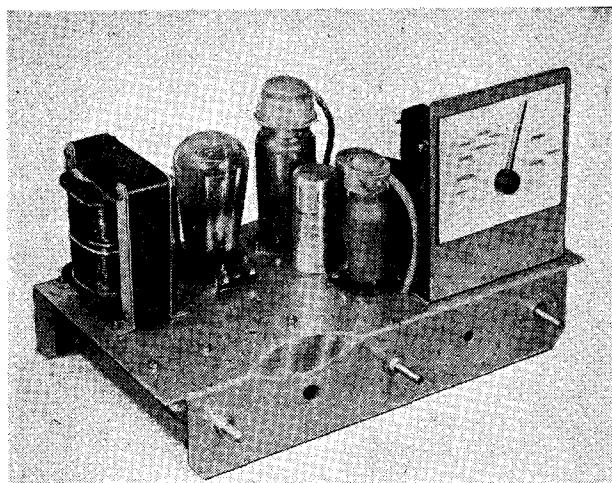Kostra přístroje zpravidla. Zleva: ladění antény; hlasitost a spinač sítě; ladění stupnice. Na kostce: síťový transformátor, koncová EBL1, ellyty, nf elektronka EF..., nebo EBC..., za ní vf elektronka EF...



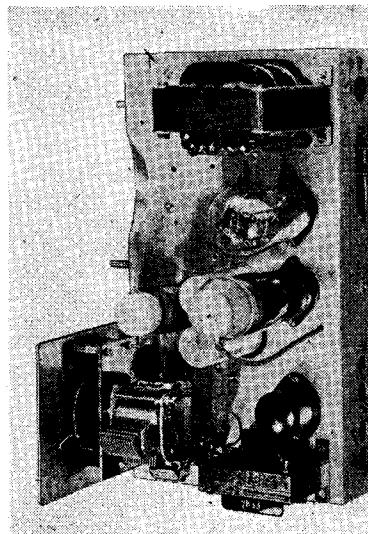
Isolované upevněný ladící kondensátor CL₂. Vedle něho sítě, tlumivka a vf elektronka, vzadu zdola: přípoj gramofonu; kmitačky; regulátor nf vazby; sítě; antena a uzemnení.



změní zároveň výstupní odpory a skreslení. Odhadneme-li zisk triody na 20 a zisk koncové pentody na 50, a je-li převod výstupního transformátoru 35 : 1, vyvolá 0,1 voltu nf signálu na řídici mřížce V_2

bez zpětné vazby 100 V na anodě V_3 , a $100 : 35 = 3 \text{ V}$ na sekundáru výstupního transformátoru. Zisk přes celý zesilovač je tedy asi 30. Upravíme-li délku z odporu 20Ω v kathodě V_2 a řiditelného odporu v přívodu od sekundáru V_1 tak, aby 0,3 z výstupního napětí působilo na V_2 , t. j. činitel zpětné vazby 0,3, je účinek zpětné vazby $1 + 30 \times 0,3 = 1 + 9 = 10$, či jak se v poslední době říká, zpětná vazba 20 dB. Výsledný zisk je o 20 dB menší, t. j. z původních 1000 (60 dB) zbude jen 100 (40 dB). To je asi tolik, kolik měla v jednodušším zapojení somotná koncová elektronka, ale případou známé výhodné vlivy na přednes, mimo jiné také podstatně omezení brušení. (Náš vzorek vskutku nebylo slyšet při vyladění mimo signál ani z největší blízkosti.)

Abychom dosáhli tohoto stupně zpětné vazby, musí být řiditelný odpor v přívodu zpětné vazby dvojnásobkem odporu v kathodě, t. j. 40Ω . Jestliže však stojíme o možnost řízení zpětné vazby, abychom mohli po případě zvětšit nf zisk, nebo například použít ještě silnější vazby, použijeme regulačního odporu s rozsahem 0 až 200Ω . Při hodnotě 0Ω je činitel vazby 31, při 200Ω je asi 3,7, a tedy zmenšení zisku jen asi 11 dB. Hodnoty je možné volit odlišně, doveďte-li si konstruktér zhruba vyvypočítat důsledky změn. Po jednoduchých základních, jež vedly k uvedenému zapojení a nadto vyžadovaly jen obvyklou obezpečnost v úpravě spojů a rozložení součástek byl provedený přístroj naprostě stabilní, neosiciloval ani nadzvukově v žádné poloze regul. odporu ani regul. hlasitosti, a výsledek, pokud jde o jakost před-

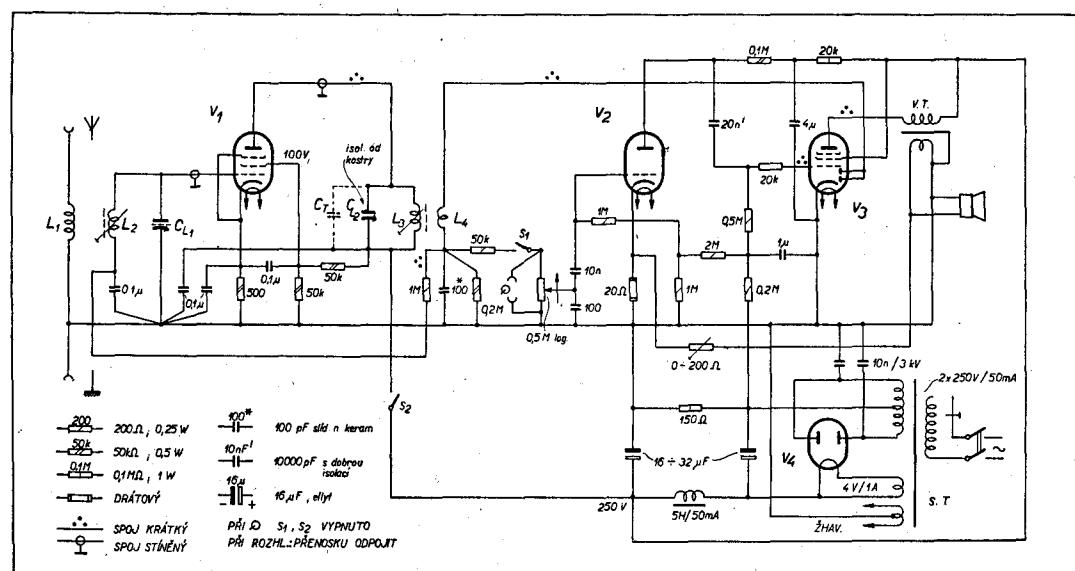

Složitější zapojení s nf stupněm a nf zpětnou vazbou 20 dB přes celou nf část. I s průměrným reproduktorem a výstupním transformátorem dává toto úpravy výborný přednes.

ZDOKONALENÁ

nesu byl vskutku takový, jak jsme čekali. — Správné půlování výstupního transformátoru je takové, při němž přístroj slyšitelně nepíská. Vyzkoušme to při prvním spuštění a po případě zaměníme přívod v bud' na primáru nebo na sekundáru.


Síťová část je obvyklá; k filtraci použijeme síťové tlumivky, protože při zpětné vazbě není možné spolehat na velký vnitřní odpor V_3 , ani příliš zatěžovat ochranný účinek zpětné vazby ze sekundáru V_T . proti bručení. V_2 má ještě pomocný filtr 20 k Ω a 4 μF , a jak výkon, tak vlastnosti obvodu jsou pak velmi dobré. Použití tónové clony nebo jiných opravných obvodů je v daném zapojení nejenom obtížné (protože by zpětná vazba, působící prakticky na celou nf dráhu, účinek vyrovňávala), ale i zbytečné: poslech blízkých silných stanic, které jediné přístroj dovoluje, není obyčejně rušen poruchami, aby bylo nutno oprav používat.

Snímky ukazují úpravou, danou ovšem převážně původní konstrukci přestavovaného přístroje. Ladící kondenzátor C_{L2} je upevněn nad kostrou na pertinaxové desce, která drží rotor, spojený s +250 V. Jednoduchá stupnice s otočnou ručkou má náboj z kousku isolantu, aby ani ručka nebyla pod napětím. Vstupní ladící kondenzátor je na opačné straně přístroje a pod kostrou, takže není zapotřebí jej stínit. Postaráme se jen o to, aby přívod anody byl krátký a nemohl působit na mřížkový obvod (v objímce použité $V_1 = EF 12$ je také stínici plech). Stabilitu v obvodu podporuje také nevalná jakost vstupního ladicího obvodu, daná pertinaxovým dielektrikem C_{L1} . Když jsme však pro zjištění vlivu na citlivost a selektivnost použili i zde kondenzátoru vzduchového, nebylo obtížné odstranit i sklon k významné vazbě obězefným stíněním spojů, vyznačených ve schématu, a to zase jen dokud mřížkový a anodový spoj byly neúčelně dlouhé. Kondenzátor C_T upravuje rozsah: je-li anodový spoj stíněn, nahradí jej kapacita stínění, která buď jak buď nesmí být příliš značná. Použijeme prostorné stínici trubky a tenkého drátu uvnitř (0,5 mm).

Původní přístroj měl obyčejný, ale dobrý permanentní dynamický reproduktor a jednoduchou skříň, asi 20×27×37 cm, vzadu otevřenou. To je ovšem málo pro jakostní přednes basů. Přece však se značně blížil jakostním úpravám, které jsme zatím mohli zkoušet, a přednes je takový, že posluchače bohatě odmění za újmu, danou menší než dnes obvyklým dosahem. Není snad nadsazené, předpovíme-li, že kdo jednou vyzkouší takovou úpravu a nezávini si neúspěch nějakou hrubou odchytkou od vhodného zapojení nebo od potřebné, aspoň střední jakosti součástek, sotva kdy už bude stát o přístroj s trpasličí skřinkou a uškrceným hláskem, v nedávných dobách tak rozšířeným.

Kolik je typů elektronek?

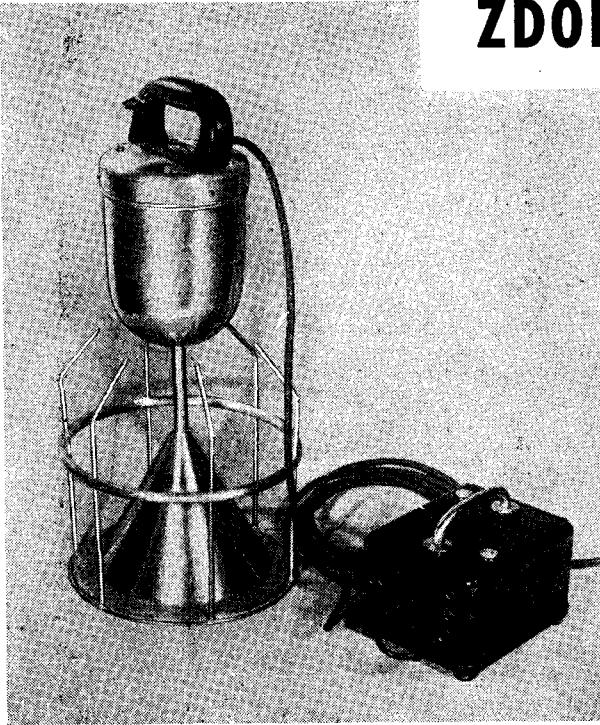Švýcarský časopis referuje o americké statistice, která odhaduje dnešní počet různých typů elektronek na světě číslem 10 000. O přibývání typů poskytuje obraz porovnání tabulky amerických elektronek, jichž je v letošní amatérské příručce 1189, kdežto v r. 1930 jich bylo jen 41. Za uplynulých dvacet let bylo podle odhadu vyrobeno 20 miliard elektronek.



Hotová souprava: vlevo vlastní práčka, vedle reduktor s bezpečným napětím, přepínač na tři stupně energie. — Kryt magnetu je z hliníkového plechu, zvon je z pružného plechu asi 0,5 mm, chráněný galvanicky proti oxydaci a vlivu alkalí z pracích lázní. K reproduktoru je připojen gumový kabel délky 3 m, s miniaturní zástrčkou, která vyučuje připojení do normální síťové zásuvky. Reduktor má také gumový kabel s normální zástrčkou.

F. V E Č E Ř A

Uprava, kterou popsal V. Balek v 7. č. t. l. pracovala dobře podle svědectví všech, kdo ji viděli při práci. Její konstrukce měla však několik zjednodušení, vynucených dleinskými i materiálovými potřebami autora původního návrhu, kterým se může bohatěji vybavený pracovník vynutit ku prospěchu činnosti i vzhledu přístroje. Ze základních věcí je to předně rámečkové jádro, které účelně nahradí tvar E-I s tou výhodou, že upevnění opěr pro pružiny A, B nezkráti místo pro cívku, která stačí jediná. Dále je vhodné uložit kotvu mezi péry, tedy ne pára jen na jedné straně, směrem sblížování kotvy a jádra. Konečně je vhodná taková úprava sváracích částí, aby nevznikaly závity na krátko, které snad neohrožují podstatné funkci, mohou však zřetelně zmenšit účinnost.


Ke stavbě jsme použili jádra E-I podle výkresu, jehož část E je stažena čtyřmi pásky A. Jejich horní konec přechází v patky k připevnění na výko krytu, kám je jádro přišroubováno čtyřmi zapuštěnými šroubkami M4. Dolní konec je vynut v patky, do nichž jsou zašroubovány šrouby D pro pružiny pl. Část I jádra je sevřena na krajech šroubkou nebo nýtku a úhelníkem B s rozšířenými otvory pro klouzátka b2 z mosazi, jejichž okraje, přesahuje úhelníkem B, jsou zároveň vedením pro pružiny. Pružiny jsou svírány k úhel-

ničkům B vodicimi šrouby D se závitem M4, pro něž je matici zahnutá část A; aby se svorníky při otřesech nevytáčely, je tam ještě přítužná matka. Nastavení mezery na nejvhodnější velikost — asi 1 mm — je možné matkou nad pružinou pl, ale při vhodné její délce není zapotřebí matky, a péro může spočívat přímo na úhelníku A. Sláčkováním pružin se totiž nemění vlastní kmitočet systému; ten je dán jenom hmotou kmitající části (kotvy a zvonu s příslušenstvím) a tvrdosti pér p1, p2.

Uprostřed kotvy I je třmen C, přinýtaný do díry ve středu délky I a zajištěný proti klopení tím, že jeho okraje jsou promáčknuty oblinami takových rozměrů, aby při dotažení třmenu spočinuly na jádru I. Ve třmenu je důkladně zanýtována železná matka M10, do níž zavrtáváme čep s odpovídajícím závitem, který je naražen a zanýtován do trubky F, která nese zvon. Zvon je podobně úpravy jeho v původním návodu, je výhodně, je-li jeho dolní okraj zřetelně poddajný. Materiál, který se nejlépe osvědčil, je měď tloušťky 0,5 mm.

Do jádra musíme vrtat tři otvory: dva na koncích vnějších rámů E pro stažení dolních konců pásků A, třetí uprostřed části I pro upevnění třmena C. Žádny ze šroubů nebo nýtek není zapotřebí izolovat, ačkoli upevnění v I s vodivostí vnějšího plechu tvoří závit nakrátko na půl

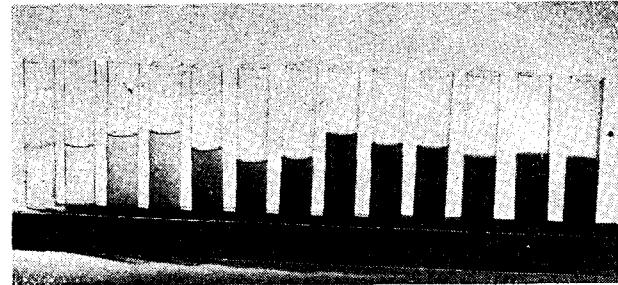Zkouška praní: při chodu práčky byly vždy po 1 min. odebírány vzorky vody. Snímek ukazuje, jak se původně mléčně bílá lázeň zakaluje, až v poslední zkumavce byla prakticky neprůhledná.



ELEKTROAKUSTICKÁ PRAČKA

toku kotvy. Díry vrtáme v přípravku podle předchozího návodu; mají průměr 4,5 mm.

Magnet pračky je uložen v krytu, vytlačeném z hliníkového plechu 1,5 mm, s dolní částí válcovou, s kulovým ukončením, horní částí podoby jednoduchého víka. Na té je upevněn jak magnet čtyřmi patkami v páscích A, tak rukovět, s výhodou z žehličky, kterou je lze koupit v prodejnách Elektry asi za 28 Kčs. Otvorem ve středu kulové části dole prochází trubka F; chceme-li zajistit magnet proti vlnnosti, která by tam vnikala při praní, vložíme sem volně plstěnou podložku, přitlačovanou pružinou p3 a podložkou G.

Magnet je vinut podle vzorce:
počet závitů na 1 V = 90 : průřez jádra v cm², takže pro nás případ vychází 10 závitů na volt, a pro 25 V provozních je to 250 závitů. Zkouškami bylo zjištěno, že proud činí 1 až 2 A (zkoušeli jsme funkci při 25, 32 a 40 V), použili jsme tedy drátu 1,0 mm. Stačí izolovaný smalt, protože jsme však chtěli vinutí zajistit proti strmým vlnám napětí, které vznikají při přerušení proudu v magnetu, použili jsme dynamového drátu s dvojí bavlněnou izolací. Snad by také stačilo použít na vinutí první a poslední vrstvy opřádaného drátu, a zbytek z drátu smaltovaného. Pro bezpečnost proti přepěti i proti otřesům je drát důkladně proložen měkkým papírem (několik vrstev transformátorového), a pak dobře napuštěn, nebo vyvařen v parafinu,

nejlépe i s jádrem a kotvou, které předtím ještě nalakujeme.


Na horní straně jádra E je připevněna pertinaxová, od kostry dosti vzdálená svorkovnice a s dvěma přinýtovanými matkami pro připojení šnúr kabelu na vývody magnetu. Vedle je příponka, která zajistí spoj proti tahu za ohebný kabel. Kabel vychází z víka krytu otvorem, opatřeným gumovou průchadkou, těsnou a důkladnou. Pro připojení na reduktor používáme drobných zástrček (ceník Elektry 1-01, jaro 1950, str. 70), aby nebylo možné zapojit pračku přímo na síť. Kabel volíme aspoň 3 m dlouhý, aby reduktor mohl stát dosti daleko od místa praní a nebyl ohrožován vlností. Je vestavěn v bakelitové krabičce rozměru 120×150×85, s drobnými větracími otvory ve dně a na bočních stěnách. Dno, na němž je reduktor upevněn, má zespodu gumové nožky, zásuvku pro pračku a přepínání napětí je k reduktoru připojeno ohebnými, dobré izolovanými kabliky, aby víko, na němž zásuvka a přepínání spočívají, bylo lze sejmout.

Měření ukazovala tyto výsledky: napětí 40 V; proud 1,6 A (silně závisí na velikosti vzduchové mezery), příkon 12 až 16 wattů, příkon při dokonalém sevření jádra, takže nekomitá a působí jako transformátor naprázdno, 5 wattů, t. j. ztráty v železe. Ve vzdachu vydává zvon dunivě ostrý zvuk, pod vodou se zvuk utlumí, než dolehne okraj talíře na kovové dno prací nádoby. Poté se zase dosti silný hluk, a ru-


kou, vloženou do vody, zjistíme snadno citelné chvění vody. Na povrchu vody se tvorí jemně stojaté vlny, které podle výpočtu přísluší velmi vysokému kmotu, a mění se povolně podle odrazových podmínek v nádobě. Podle našich zkoušení má vliv na praní hlavně ono hluboké kmotání, pozorovatelné hmatem nebo slyšitelně, zasuneme-li do vody tyčku dřevěnou nebo kovovou a přitiskneme-li ji k uchu. Hlavní energie je v kmitech shora dolů (zkoušeno plechovou destičkou, upevněnou na drátu a zapojitou do hlavice krytalové přenosky, připojené k osciloskopu). Pokud jde o energii ve vodě, neroste obyčejně úměrně s napětím elektromagnetu, nýbrž o něco pomaleji; zato energicky stoupá hluk pračky. Omezíme jej na snesitelnou míru, podložíme-li okraj zvonu tenkou látkou, na způsob košíčky reproduktoru. O dobré činnosti, která dává dobrý prací výsledek, se také přesvědčíme poněhdy vytahováním zvona. Hluk, působený okrajem o dno hrnce, se sice zmenší, ale vlnění vody zůstává, když je okraj zvonu blízko hladiny, způsobí živé stříkání a pěnění vody, a zvuk pračky po vynoření zvona se mění klouzavě ve výši, takže to vypadá jako tlumené vytí nějakého zvířete.

Při zapnutí se projeví obyčejně náraz a několik zesílených kmotů, které vzápětí přejdou v ustálený stav. Zvon někdy ponechánu leze po dnu hrnce, což jednak nedává, jednak při dobrém naplnění prostoru prádlem je znemožněno.

Praktických zkoušek jsme v redakci i v několika domácích technikách za dohledu zkoušených hospodyněk prováděli celou řadu. Správný postup je tento: Namočené, vymáchané a namydlené prádlo vložíme okolo zvona do hrnce nebo džberu s průměrem 50 až 70 cm. Vody asi tolik, aby dosahovala k vrcholu zvona. Ne však zbytečně mnoho, jen aby prádlo bylo potopeno, protože nadbytek vody jednak zbytečně řídí prací prášek a mydlo, jednak tlumí kmoty. Poté vodu s prádlem ohřejeme skoro do varu, třeba na sporáku. Pak spustíme pračku a necháme v činnosti asi pět až deset minut. Poté prádlo důkladně vy-

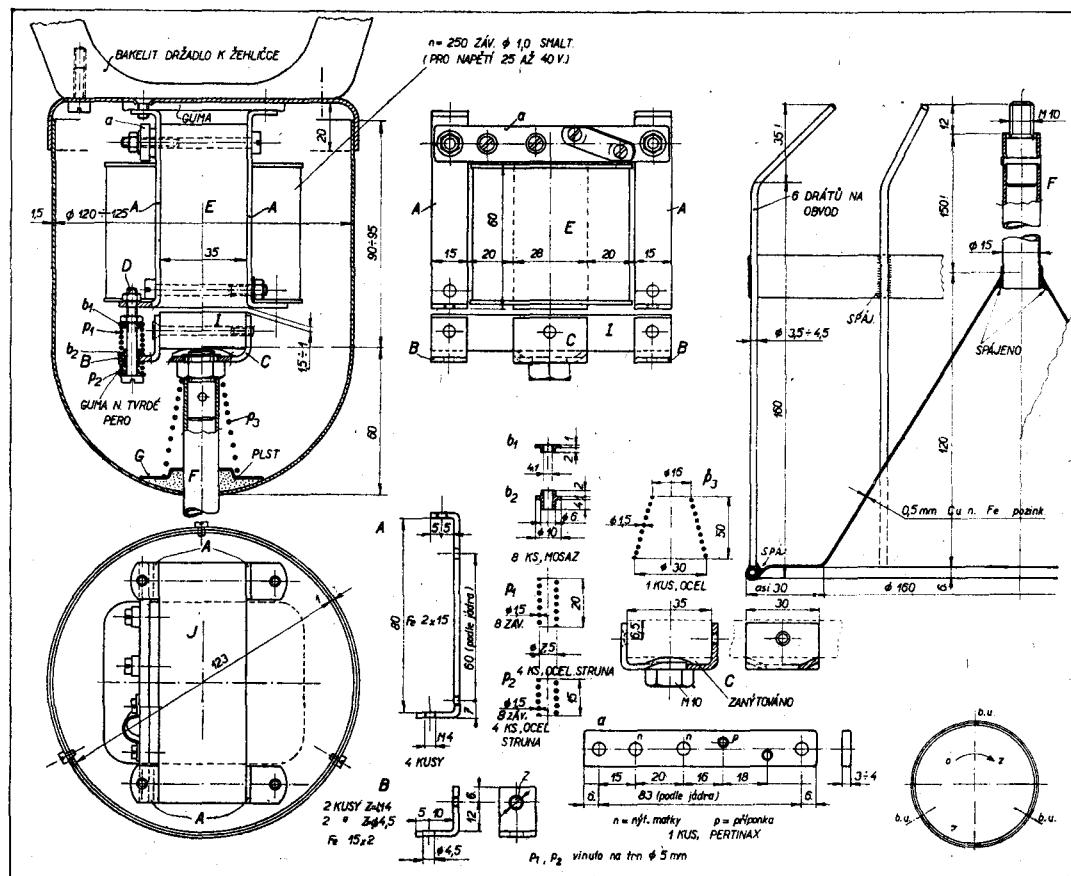

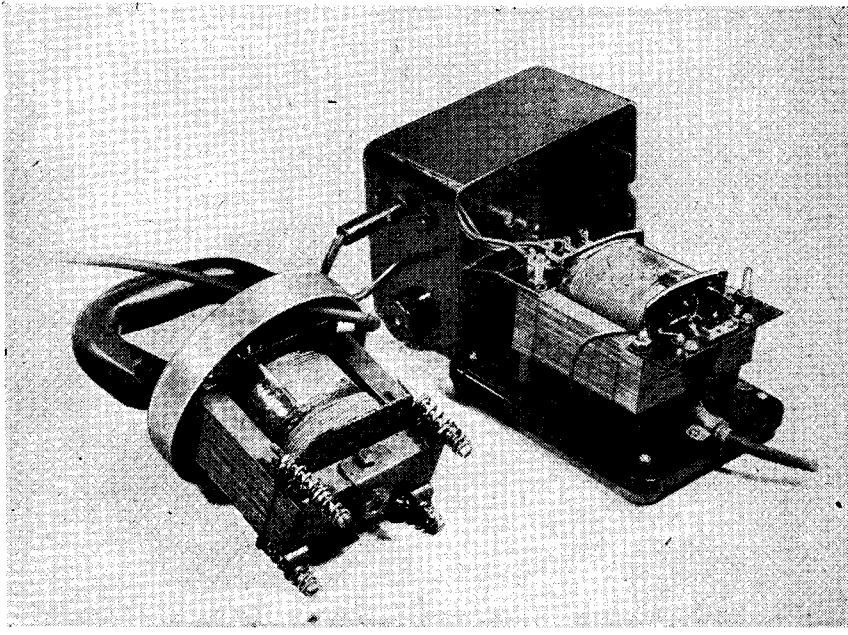Sestavení a součásti pračky. Proti původní úpravě, popsané v 7. č. t. 1, je rozdíl zjednodušen v použití jádra EI a v uložení kotvy mezi čtyři dvojice silných šroubovicových pér. Pro činnost má rozhodující vliv nalaďení chvějného systému do resonance při 50 c/s. Podstatnější úchytky zhorší činnost, i když přístroj hlučí na poslech stejně.



Otevřený magnet vibrátoru s viditelným uložením mezi péry a s objímkou pro přišroubování trubky se zvonem. — Vedle otevřený reduktor s přepínací destičkou síťových napětí; vzadu odklopené kabelitové víko krabičky.

mácháme v několika vodách, po případě obvyklým způsobem vyváříme. Po vyvarení pereme znova 5 až 10 minut. Pak důkladně mácháme, ždíme a sušíme. Hodně zašpiněná místa někdy vyžadují vymnutí v ruce; skvrny od oleje, ovoce nebo chemikálií potřebují zásahu chemických čistidel nebo bělidla.

Pračka je s krytem úhledná a bezpečná, protože ji napájí reduktor se sekundárem, navinutým na 25, 32 a 40 V. Napětí 40 V je sice už cítelné, kdybychom je zkoušeli dotykem vlnkým rukama do větší plochy, ale to je skoro vyloučeno, a proti zemi nemá obvod malého napětí žádný potenciál. Kdo chce pracovat ještě více po bezpečnosti, navine magnet 150 záv. drátu 1,2 mm, a reduktor pro 15, 19 a 25 V. Reduktor je navinut na témž jádru jako magnet, primár pro 2×115 V má 2×480 záv. drátu 0,45 mm smalt, poté důkladná izolace, a pro $25+7+8$ voltů bude $110+31+36$ záv. drátu 1 mm. Transformátor i magnet jsou bohatě vyměřeny; kdybychom však chtěli šetřit, pamatuji, že „pevná“ část magnetu, totiž část E jádra, musí mít s krytem a rukovětí aspoň takovou váhu, jako část pohyblivá, totiž kotva I s trubkou a zvonem, bez drátěné klece. Jinak by se při kmitání podle principu akce a reakce trásl magnet a zvon by byl příliš klidný.

Jednoduchá zkouška, zda je pračka správně „naladěna“, t. j. zda vlastní kmitočet je v oblasti 50 c/s (přesněji 100 c/s), se dá provést s použitím tónového generátoru. Pračku, resp. magnet připojíme přes střídavý ampérmetr na generátor s výstupním odporem 100Ω nebo méně. Pak ladíme pozvolna od nuly nahoru. Ampérmetr má ukázat maximum proudu asi při 50 až 55 c/s; přitom pračka obvykle slabě hučí 100 c/s, i když je na-

mohou pak být o malíčko většího průměru. Větší odchylky resonance od 50 c/s vyrovnáme změnou délky (počtu závitů) pružin, a to u všech stejnou. Tvrdost všech per (t. j. síla, potřebná ke staření na pr. o 1 mm) má u všech per stejná; péra p_1 a p_2 , na výkrese kreslená zvlášť, jsou také stejná.


Zkoušek, prováděných v redakci, bylo rozhodně více, než její radiotechnický charakter snášel. Prali jsme důkladně zamazané ručníky a pracovní pláště, i hadry na podlahu a od čištění strojů, ale dík zájmu kolegy z vydavatelství také vinu angoru. Výsledky byly po odstranění základních vad konstrukce opravdu dobré, a potvrzeny nám je při zkouškách doma i v látky domácností, které si dnes už libují možnost práti snadno a rychle malé i velké prádlo novým způsobem, elektricky. Smlíme proto snad věřit, že se zlepšená konstrukce osvědčí i našim následovníkům.

Elektronická kontrola vajec

V jistém potravinářském závodě v Los Angeles používají složitého přístroje, který kontroluje úplně samotně velikost, váhu, barvu a tloušťku skořápký, tvar, hustotu průsvitu slepičích vajec. Pás s kálišky transportuje vajíčka mezi elektrodami jednotlivých stupňů, a výsledek zjištění se magneticky zaznamenává na pásu, probíhající současně. Konečný stupeň provede roztríďení vajec podle zjištěných vlastností přiměřeně k zamýšlenému použití. — (Radio Service 79/80, 1950, str. 1973.)

40 m pásmo pro letectví

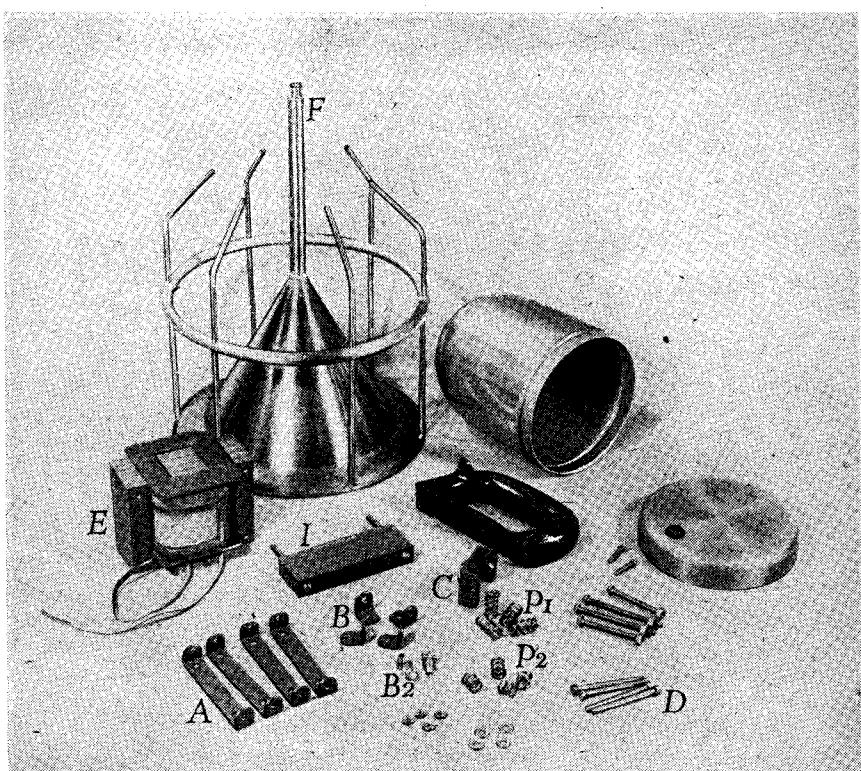Podle zprávy, kterou zaznamenává 7. č. čas. Das Elektron, doporučilo britské ministerstvo letectví palubním radiotelegrafistům svých letadel, aby při nebezpečí, když se na normálních pásmech nemohou dovolat pomocí, použili k volání 40 m amatérského pásmu. Jde tu zjevně o další ocenění významu amatérů vysílačů a RP, jejichž výkonu a pohotovosti je využito k zabezpečení letecké dopravy.



Součásti pračky, značené podle výkresu. Pružiny P_1 a P_2 zde mírně odlišné, mohou být stejné. Zkracováním P_2 je možné mírně zvýšit rezonanční kmitočet vibrátoru.

ČASOVÉ RELAIS BEZ ELEKTRONKY

Problém elektrického časového relais je stále otvorený. Vývoj smeruje od složitých a tým aj drahších prístrojov k jednoduchším, s menej súčiastkami, pričom podmienky na ne kladené chceme udržať, ba často ich aj zvyšujeme. V tomto návode máme časové relais, u ktorého sme upustili aj od poslednej elektroniky, pri tom zvyšujeme presnosť a dosahujeme plnú reguláciu rozsahov.

Základom tohto spínača je známy generátor pilových kmitov s dútnavkou. Obráz 1a. Kondenzátor, pripnutý cez odpor na stejnosmerné napätie, sa nabija podľa exponenciálnej krvivky. Po dosiahnutí zápalného napäťia dútnavky, tátó sa zapáli a obvod začne vyrábať pilové kmity. Pre nás prípad využijeme prvú časť priebehu, t. j. dobu od počiatku nabíjania prázdnego kondenzátora až po prvé zapálenie dútnavky. Dĺžku nabíjania riadiem zmenou veľkosti odporu R . Do serie s dútnavkou dáme relais, ktorý bude ovládať spínaný obvod. Tým je v zásade časový spínač vyriešený. Takýto spínač má však niekoľko nevyhôd, pre ktoré ho v praxi ešte nemôžeme použiť.

Prvou hlavnou nevýhodou je malý rozsah. Na príklad pri použití $10 \mu\text{F}$ kondenzátora, odporu $3 \text{ M}\Omega$, pri zápalnom napäti dútnavky 70 V a nabíjacom napäti 220 V , vyjde max rozsah prístroja:

$$t = -R \cdot C \cdot \ln \frac{E_1 - E_2}{E_1} =$$

Odpór ani kondenzátor priveľmi zväčšovať nemôžeme, lebo by sa začal uplatňovať rušivý vplyv svedu kondenzátora. Svoj kondenzátora a odpór R vytvorí de- lič napäťia, takže napätie na kondenzátore

$$\text{bude len } E_1 = E_1 \frac{R_c}{R_c + R} \quad (R_c \text{ --- svod})$$

kondenzátora), obraz 1 b. Sníženie nabíjacieho napäťa z E_1 na E' sice zväčší nabíjací čas kondenzátora C , ale je to na úkor presnosti, lebo nabíjacia krievka E' , by pretínala rovnobežku s časovou osou vo výške zápalného napäťa dútnavky pod menším uhlom, vidí RA č. 9, 1947. Ďalším zväčšovaním R by sme E' dostali pod zápalné napätie dútnavky, čím by sa prístroj celkom vyradil z činnosti. Predlžiť dobu nabíjania zväčšením zápalného napäťa dútnavky E_2 , ako to zo vzorca vyplýva, tiež nechceme, lebo to znamená ďalšie zvýšenie nepresnosti.

Rozsah nabíjanie zväčšíme, čo je principom tohto prístroja, že nabíjať budeme impulzove, jednocestným usmernením striedavého sieťového napäťia. Následkom

konečného odporu kontaktného usmerňovača, bude kondenzátor nabíjaný počas kladných polyní cez odpor $R+Rv$ (Rv — vnútorný odpor kontaktného usmerňovača ve smere prepúšťania prúdu), počas záporných polyní bude sa kondenzátor vybijáť cez odpor $R+R_{zp}$ (R_{zp} — odpor kontaktného usmerňovača proti smeru prepúšťania prúdu), kde vždy $Rv < R_{zp}$. Čiže, kondenzátor bude kolisovo zvyšovať napätie. Obraz 1. Je zrejmé, že sa rozsah prístroja tým mnohohľadovo zväčší.

Este nám ostáva odstrániť pilové kmity dútnavky, ktoré spôsobuje striedavé rozopínanie relátka v jej obvode. Odstráime to tým, že do serie s dútnavkou zapojíme odpor, čím sa jej vnútorný odpor značne zvýší, takže sa obmedzi vybijací prúd dútnavkou. Dútnavka ostane horieť. Odpor v serií s dútnavkou tvorí vlastný odpor relais, prípadne ho ešte doplníme. Pri väčších rozsahoch, keď je zaradený veľký odpor R , je nabijaci prúd tak malý, že neudrží dútnavku v zapálenom stave a preto premostíme R pomocným odporom R_p , čo nám obstará druhý kontakt relátka, č. 3.

Spúštanie časového spínača prevádzkame prepínacím tlačítkom T_1 , ktoré pri jeho stlačení najprv odpojí kondenzátor C_1 od nabijacieho napäťia, potom ho vybije a jeho pustením znova pripojí na nabijacie napätie. V tom okamžiku dútavná zhasne a relátiku zapne spínaný obvod. C_1 vybijame cez 100 ohmov, ktoré zmenčia vybijaci prúd na prijateľnú hodnotu (70 V : $100 \Omega = 0,7 \text{ A}$). Po dobu, keď hlavný kond.




Úprava prístroja zpredu. Prehľadná stupnica, na obrázku ešte neocajchovaná, prichytená celuloídovým kruhom je biela kvôli snadnému odčítaniu v temnej komore. Nad ňou je prepínač rozsahov P, v ľavom rohu tlačítko T1.

Vypínač V je z boku.

C_1 je odopnuty od dūtnavky, filtruje preňu napätie kond. C_2 . Ináč by kotvička reťátka pri stlačenom tlačítku vibrovala. Po vrátení tlačítka do pôvodnej polohy sa kond. C_2 prudko vybieje do C_1 a spolu s ním sa začne nabijať cez odfor R . Po dosiahnutí zápalného napäťa dūtnavky je kond. C_2 znova nabity, ako na začiatku, takže vidime, že C_2 sa nezúčastní svojou kapacitou na predĺžení nabijania. Maľé predĺženie však predsa nastane, pretože predbežným nabítím C_1 na začiatku nabijania sa prudové dávkovanie skráti a zmenší, lebo t_1, t_2, t_3 atď., (obraz 1c) sú so stúpajúcim napäťom stále kratšie, a E'_1, E''_1, E'''_1 atď., stále menšie. To má za následok zmenšenie prudového dávkovania hned od počiatku, a tým predĺženie nabijania.



Hoci požadovaný rozsah prístroja by sme dosiahli aj jediným regulovateľným odporom R , užijeme radšej prepínač P , ktorý nám dáva do serie s $1 \text{ M}\Omega$ log. potenciometrom odpory 1 a $2 \text{ M}\Omega$, čím dosiahneme tri rozsahy a prehľadnejšie stupnice. Prekrývanie rozsahov vyjde obvyčajne automaticky, lebo potenciometer $1 \text{ M}\Omega$ máva často skutočnú hodnotu väčšiu, ako $1 \text{ M}\Omega$. Odpor R je doplnený ešte odporom $60 \text{ k}\Omega$, ktorý nám upravuje najkratší rozsah prístroja a zabráňuje preťaženiu stat.

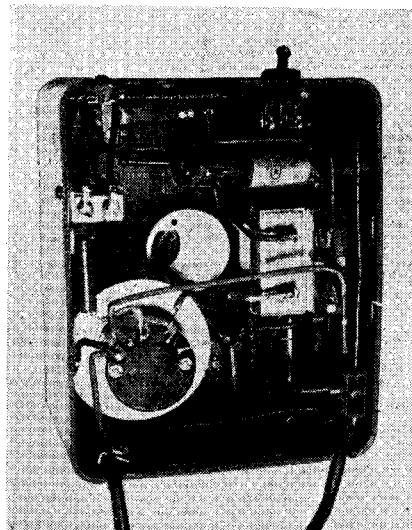Vnútorné usporiadanie súčiastok, pozostávajúcich z dobre viditeľného relátka, potenciometra a kondenzátorov, ďalej stabilizátor a selénový usmerňovač, pod ním častočne viditeľné tlačítko T1 a napravo, pod relátkom prepínacík P.



Obraz 1a. Podstata využití zapájení doutnavky k řízení spínacího relé. — 1b - odvození vlivů na časovou konstantu. — 1c - prodloužení spínací doby nabíjením tepavým napětím. — 1d - úprava dotyku na použitím relé.

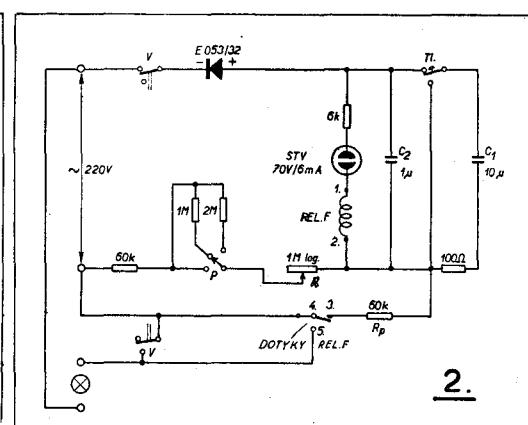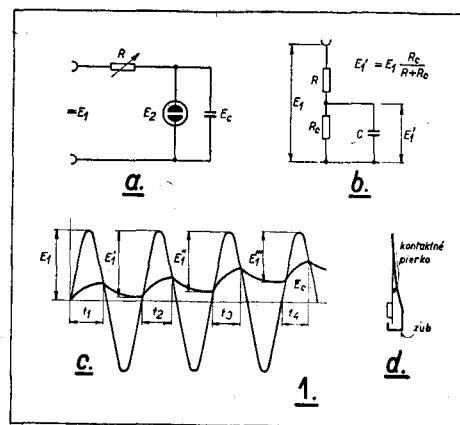Obraz 2. Zapojení časového spinače bez elektronky. —
1, 2 = vinutí relé s dotyky 3,
4, 5. Když doutnavka hoří,
jsou sepnuty kontakty 3, 4 a
spínáný obvod je rozpojen.
Když se nabíjí C1 a doutnavka
nesvítí, je spojen dotyk 4,
5 a svítí žárovka ve zvětšo-
vacím přístroji.



O budoucnosti GRAMOFONOVÉ DESKY

Říkají nám technikové, že zvukový zážitok na gramofonovou desku může jenom nedostatečně využít dosažených výsledků theoretického i praktického zkoumání a že bude stále více pokuhávat za jinými způsoby umělé reprodukce. O nadcházejícím soumraku gramofonové desky četli ostatní naši čtenáři již i na stránkách tohoto časopisu; nejeden z nich snad v duchu zahořoval nad svou diskotékou a nějaký začátečník, počínající shromažďovat gramofonové poklady, tázal se sama sebe: „Mám pokračovat, či mám raději počkat na nějaký ten zvukový pás, na kterém bez přerušování, bez sykotu a v provedení daleko dokonalejším budu naslouchat mis-trovským dílnám minutostí i přítomnosti?“

Nemáme příčinu, proč bychom technikům v této věci nevěřili. I my, prostí laikové, víme, že gramofonová deska má vedle mnoha přednosti své nevýhody a dokonce i nepopiratelné neuctnosti. Její zážitok skutečně dnes není na té výši, které dosáhly některé přímé rozhlasové přenosy nebo reprodukce ze zvukového pásu. Sykot jehly, souvisící s volbou dosavadního materiálu, je obecně známým a málo příjemným zjevem gramofonové desky a postupem let při jejím přehrávání ho jenom přibývá. Skladba je trhána na části a větší díla tímto přerušováním doznávají značné újmy na svém účinku. Přitom u dokonale skloubených skladeb toto roztrhávání celku po tříminutových nebo čtyřminutových intervalech dovezeno díla zkrátit všechny předcházející požitek. A konečně je tu jiný problém: značná váha desek a při větším počtu i nesnadné jejich uskladnění. Gramofonové společnosti jsou si vědomy těchto závad a hledají cesty, jak je odstranit. Nahráváním při menším počtu otáček a při podstatně zvýšeném počtu drážek bude možno desku racionalněji využít. Přitom je vedle sebe dobré myslitelná existence starých i nových desek. To je totiž pro další rozvoj gramofonového průmyslu zvláště důležité. V Americe jsou již v častém používání přístroje, na kterých je možno přehrávat pouhým přepnutím motoru a jinou přenosou: staré zápis, se 78 otáčkami a volnějšími drážkami, a nové, s 33 $\frac{1}{2}$ otáčkami a sevřenějším zápisem. Nejsou to však jen křeče smrtelného zápasu před blížícím se zánikem gramofonové desky? Mají technikové pravdu?

Rekli jsme již, že mají pravdu. Nemají však pravdu celou. Ostatně zkušenější z nich, kteří vidí nejen nové vynálezy, ale i skutečnosti života kolem nás i s jeho tuhým lpěním na formách již existujících a tradičně přejímaných, dobře vědě, že od realisace nového vynálezu k jeho obecnému uskutečnění nebývá vždy nejsnazší cesta, a že vedle technických úspěchů, vybojaných takřka naráz, bylo často zapotřebí dlouhého úsilí, než se rozumově plně zdůvodněná věc provedla, zvláště když bylo nutno konkurovat se zařízením technicky sice méně dokonalým, ale příliš nákladně pořízeným a stále ještě využívajícím.

A to bude, tuším, na dlouhá léta a snad na celá desítky i případ gramofonové

desky. Nevěřím, že bude v dohledné době vytlačena jiným způsobem zvukového zápisu pro obecnou potřebu. Bude i nadále existovat jako méně dokonalý, tradičně vžitý typ vedle něho a pravděpodobně pro naši generaci zůstane nejrozšířenějším druhem reprodukované hudby.

Důvodů toho je několik a nebude na škodu na ně naši čtenářskou obec upozornit. Prvým z nich je sama existence gramofonové desky a dnes již nesčetných jejich milovníků. Příliš mnoho lidí (jsou to bez nadsázký desetimiliony) přinutilo k nyněj-

Václav FIALA

šímu způsobu svého „muzicirování“, které sice na škodu věci vytlačuje přestování pravé hudby, ale na druhé straně pomáhá k jejímu pochopení nebo aspoň k popularizaci její v takovém rozsahu jako dosud nikdy v dějinách lidstva. S touto zálibou pak souvisí hospodářské argumenty: s gramofonovou deskou je nerozlučně spjat i neobvyčejně vyspělý průmysl a obchod a tím i statistice lidských existencí. Víme ovšem, že v minulosti zmizela větší průmyslová odvětví, ale musela předem ztratit svou existenční základnu a odůvodnění. Zastánci a rozšiřovatelé gramofonové desky a nesčetně jejich umělecké spolupracovníci vědě příliš dobře, že majitelé přístrojů a diskoték budou se z nich chtít i nadále těšit a že si budou přát svoje archivy reprodukované hudby soustavně rozmnzovalovat o něm způsobem, který pro ně bude znamenat nejménší investici a tím tedy i nejsnáze schůdnou cestu. Povede to snad jednak k pronikavému zlevnění gramofonové desky, až bude donucena ke konkurenci.


Dnes tomu ještě tak není. Ačkoli některé nové způsoby zvukového zápisu jsou známy již po celá desítky, zůstává výrobní průmysl v obecném rozšiřování reprodukované hudby vytrvale jen u méně dokonalé gramofonové desky. I to je příznačné. Gramofonový průmysl v cizině totiž zakoupil do výhradního vlastnictví celou řadu vynálezů a patentů pro jiné způsoby nahrávání jen za tím účelem, aby si udržel svoje privilegované postavení. Když o tom pronikly první zprávy do veřejnosti, mnoho lidí se domnívalo, že je to marný zápas za ztracené posice, a pro rokovovalo již tehdy, před patnácti—dvacetí lety, gramofonové desce neodvratný konec, a to v blízké budoucnosti. Zatím však se s každým rokem rozrůstal a rozrůstá nejen počet diskofili, s nimiž musí a budou počítat ve svém vlastním zájmu gramofonové výrobny, ale i ten obranný arsenál, jež mají pro udržení svých vydobytých posic k disposici.

Pohleďme nyní na jiné typické příklady z našeho života, kdy dávno předstížené technické výmožnosti, ačkoli kdysi působily sensačním dojmem, žijí rovnocenně vedle nových vynálezů. Železnice (technicky vzato) jsou na př. jistě překonány jinými, pokročilejšími dopravními prostředky. A přestaly existovat? Neplně dob-

re dál svou funkci? Na světě napočítáte dodnes stovky velkých měst, kde vedle moderních autobusů a trolejbusů drnčí po dláždění tramvaje, a bude to asi velmi dlouho trvat, než nám poslední vůz pouliční elektrické dráhy budou ukazovat v mu-sech.

Ale sáhneme po jiném příkladu, který úmyslně nemí vztah ze světa techniky, neboť je zvláště příznačný pro naši argumentaci, proč vedle pravděpodobného budoucího reprodukčního zájemu bude žít svým životem i gramofonová deska. I lidé s malým hudebním vzděláním vědí, že na čtení partitury nestačí znalost dvou normálních klíčů, houslového a basového, a že hudební linku mnoha nástrojů, pokud nemají vlastní samostatný klíč, jako na př. viola, je zapotřebí transponovat, t. j. tóny čist zcela jinak, než jak jsou v notách psány. Působí to nemalé potíže i dobrým hudebníkům, z počátku často i dirigentům, a zvláště ovšem tomu, kdo by si sedl, nevyzbrojen těmito znalostmi, ke klavíru, aby si partituru přehrál. Zrušení tohoto dnes nesporně zastaralého systému, který většinou již neodpovídá moderní konstrukci nástrojů, mělo by velký význam jak pro snazší provozování orchestrální hudby, tak pro její popularisaci a nakonec i pro větší rozšíření notových tisků. Dály se také již pokusy o zavedení nového způsobu, a mezi dirigenty to byl na př. Felix Weingartner, dobré známý ze svých pohostinských vystoupení i nám v Praze, který usiloval o zavedení t. zv. jednotné partitury. Byli již i skladatelé, kteří psali svoje skladby jen v houslovém a basovém klíči pro všechny nástroje bez rozdílu (tedy i pro violu, altový hoboj, klarinetu, lesní rohy a j.) v takovém notovém zápisu, v jakém skutečně znějí, a našla se i velká italská firma (Sonzogno), která tiskla partitury i orchestrální hlasové starých i nových skladatelů v této normalisované podobě. Bylo to však všechno protiřízeno nadarmo: nové čisté partitury leží dnes většinou v zaprášených archivech, zatím co ze starých ohmataných a počmáraných partitur a hlasů se diriguje a hraje o překot. Ukázalo se totiž, že orchestrální zkoušky šly při čtení z nových hlasů daleko hůře: hudebnici si museli odvylat transponování, které jim dříve nedělalo potíže, a seznámovat se s novým způsobem notového zápisu. Přitom však si museli i nadále zachovat svou neporušenou transpozici dovednost, poněvadž jen výjimečně dostali na pult v jedné zkoušce všechny potřebné party v nové úpravě. Nesmí se totiž zapomínat na to, že každá operní scéna a skoro každý symfonický orchestr má tak obsáhlý archiv starých partitur a rozepsaných hlasů, že prakticky vůbec nemůže být nahrazen novým mate-

Nedokonalý „měnič“

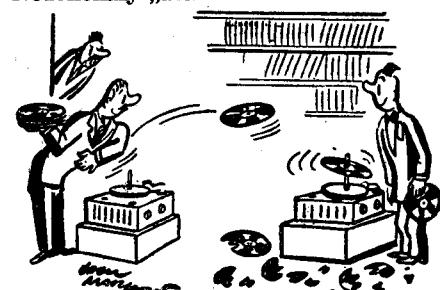

riálem. Kde by se na enormní vydání s tím spojená sehnaly potřebné prostředky? A zavádět dobrovolně dvoukolejnost, která nakonec muzikanty spíše zneklidňovala a ztěžovala i dobrým hráčům soustředění na vlastní hudební výkon?

Nemusím snad blíže rozvádět, proč jsem uvedl právě tento příklad. Nejsou na světě jen archivy se starými hudebninami. Máme i archivy gramofonových matric a v nich velké kulturní bohatství. Je v nich celé půlstoletí našich kulturních dějin. V posledních 25 letech, kdy se nahrává jenom elektrickou cestou, vrcholné ukázky hudebního umění všech národů se zapisovaly na gramofonovou desku v takovém rozsahu, že neinformovaní lidé si těžko o tom dovedou učinit přibližnou představu. Přitom naprosto nemyslíme na běžné obchodní zboží, mající jenom jepičí život, ale na nesporně cenné a často i nenahraditelné hodnoty. Počet hudebních matric, ze kterých je možno lisovat díla velkých mistrů, většinou ve vzorném a pro všechnu budoucnost hodnotném provedení, jde dnes již do desetiitisíců. A nedomnívejte se, že je to mrtvý archivní materiál. Je na př. dobré známo, že His Master's Voice lisuje vedle běžných desek za stejnou cenu i snímky z t. zv. „historických seznamů“, které docela pravidelně publikuje pro potřebu svých odběratelů.

Nehodláme se dnes šíře rozpisovat o tom, co všechno naleznete v těchto architech a tím i na deskách, neboť jsme probírali toto thema v naší gramofonové rubrice již nejednou. Ale chceme podtrhnout, že v tomto duchovním i technickém arsenálu je bezpečná záruka, proč gramofonová deska si pravděpodobně pro delší dobu ještě udrží kulturní prvenství v reprodukování hudbě a proč ani v příštích desítkách let nebude odsunuta na slepu kolej. Vzdělaní lidé ve svém vlastním zájmu prostě nepřipustí, aby totiž jedinečné bohatství trvale zapadlo jen z toho důvodu, že byl vynalezen lepší a účelnější způsob reprodukce, zvláště když dnes je naprostě zrejmí o to, že je prakticky nemozné, aby tyto nashromážděné matrice byly přehrány na jiný, modernější zápis. Na to je již příliš pozdě. S bohatě prostřeným stolu bychom dostali jen něco málo drobtů, které by nás však rázem upomnuly na bohatou říši gramofonového zápisu. Ale žádné obavy, mili diskofilové! Opakujeme vám znovu: vedle příštích způsobů reprodukce bude z těchto velkých pokladů a pravděpodobně i z nových, soustavně shromažďovaných hodnot žít i gramofonová deska, tím spíše, že její další vývoj není uzavřen a v její reprodukční technice nebylo ještě řečeno poslední slovo.

Zážnam televise na pásmu

Protože tv signál je obdobou signálu zvukového s podstatným rozdílem „jen“ v tom, že místo pásmu asi 20 kc/s je zapotřebí několika megacyklů, je ovšem možné zaznamenat tv program na magnetický pás, běžící vhodnou rychlosť. To není nová myšlenka; před více než deseti lety se mluvilo o tv záznamu dokonce na desce. H. Chinn vypočetl, že by však takový záznam byl nákladný, neboť na program 15 minut bylo by zapotřebí přes 10 000 m pásku šíře 5 cm, jehož cena by byla asi 1400 dolarů. — (Electronics, 6/50, str. 134.)

RŮŽENA MATUROVÁ

a její památku na deskách

Nezapomenutelná Libuše — Růžena Maturová, čteme na černém mramorovém jehlanu při jedné z hlavních cest na olšanských hřbitovech. Letos 4. září by ji bylo osmdesát let. Připomíná nám to znovu, jak předčasně ukončila svou pěveckou kariéru: byla pensionována ve svých pouhých 39 letech po sedmnácti letech věrné služby českému divadlu, když předtím nikoli jednou odmítla skvělé nabídky do ciziny, a rozloučila se 7. února r. 1910 s Národním divadlem, zpívajíc v plné hlasové síle a na vrcholu svých skvělých hereckých schopností po čtyřiapadesáté svou „Libuši“. Bylo to jedno z nejslavnějších a zároveň nejbourlivějších představení Národního divadla, neboť skoro celá česká veřejnost považovala výpověď, danou Růženě Maturové, nejen za těžkou osobní krividu, ale přímo za urážku českých umělců. Odcházející zpěvačka reprezentovala celou epochu Národního divadla. Po krátkém působení v Teplicích a potom v Mannheimu, kde šéfem opery byl Felix Weingartner, přišla roku 1893 jako triadvacetiletá do Prahy a jedním rázem si svou skvělou Santuzzou a Markétou získala přízeň a lásku obecenstva. Repertoár Národního divadla byl bez něj nemyšlitelný, zvláště pak česká opera, ve které Maturová tvorila ne snad jenom parádní role, ale přímo typy jednotlivých postav pro celou budoucnost. Teprve ona vdečala Libuši knížecí velikost a zapalovala v kvasicích devadesátých letech jejím národním pathosem celé divadlo. Stejně památné byly její kreace při premiérách Fibichových oper: Miranda v „Bouři“, Hedy a Šárka. Stejně jako si Maturovou pro tyto úlohy zvolil Zdeněk Fibich, vybral si ji J. B. Foerster jako prvnou Evu a Antonín Dvořák jako Rusalku. Ten byl nejraději viděl, aby při premiéře jeho opery Růžena Maturová zpívala obě velké úlohy: i Rusalku i kněžnu. V Maturově se totiž snoubil nevšední dar: tragický, hrdinně dramatický pathos s čistým, ryze dívčím lyrismem. Jednou po prvním jednání „Hubičky“ přišel k ní do šatny Dvořák a neskrývaje nijak hluboké pohnutí, řekl s typickou svou upřímností: „Vy jste mne teď dojala k slzám, a přece jsem si ještě ráno říkal, že Vendulka není role pro vás — teď vidím, jak jsem se myšlil.“ A pod dojemem tohoto výkonu v „Hubičce“ Dvořák ještě týž večer napsal v právě komponované „Rusalce“ známou a hned druhý den ráno na nebi vysokém“ a hned druhý den ráno to přišel Maturově radostně oznámit.

Však také Maturová dovedla tuto úlohu zazpívat a zahrát! Viděl jsem ji jako malý studentik, jenž již měl ve svém houslovém repertoáru Dvořákovu Sonatinu op. 100, jen jednou při pohostinském vystoupení u dobré tehdy Východočeské společnosti, kde jejími partnery v úloze prince byl mladíčký Antonín Lebeda a v úloze vodníka basista Peršl, a dodnes ze mne nevyvanul ani opojivý dojem ze setkání s Dvořákovou hudbou, ani uchvacující ženský zpěv, jaký jsem do té doby neslyšel. Zvláště závěrečný zpěv Rusalkin mne přímo zamil vlnami dvořákovského soucitu a zněl ve mně nepřetržitě po několik dní. Jaké asi vzpomínky na Růženu Maturovou měli a



Růžena Maturová v opeře G. Pucciniho, *Manon Lescaut* (r. 1894).

mají ti, kdož měli šestí sledovat její uměleckou dráhu podrobně!

Ale článek o Maturové by nebyl úplný, kdybychom se nezmínil o lidské krásě této ženy. Zasažena nevděkem a hrubostí, ochuzena na vrcholu sil o další možnosti uměleckého tvorění, rozhodla se všemi svými silami pracovat pro jiné a tím zapomenout na osobní krividu i hoře: působila jako učitelka zpěvu a za první světové války se zapsala do vědné paměti mnoha tisíc českých raněných vojáků jako ošetřovatelka v nemocnici na Karlově náměstí. Ačkoli ve svém životě, ani jako pensistka, nepoznala nikdy nouzi, nezapomnula na bídou jiných a snažila se jí energicky odpomoci. Je dosud v živé paměti, že jejím osobním dílem bylo otevření známého biografu na Slovanech a že jeho zisky byly určeny k nadlepšování skrovníků peněz někdejších členů Národního divadla. Maturová zůstala prostě po celý život velkou ženou: ať již zpívala na jevišti heroiny, nebo když nebojácně ošetrovala nemocné se skvrnitým typem, nebo když ze svých prostředků potají kupovala kyslíkovou bombu pro neznámého člověka, aby mohl dále žít...

Z jejího velkého pěveckého umění zůstalo jen něco málo desek z počátku tohoto století. Je to několik národních písni, mezi nimi krásně zpívaná „Už mou milou do kostela vedou“, dále známé přepisy Antonína Dvořáka: „Dobrú noc“, „Ach, není tu, není“, „Když mne stará matka“ a jedna arie z jeho oratoria „Svatá Ludmila“, potom arie ze „Židovky“ (Halévy), Mařenčin „Ten lásky sen“ a z Frimlových kdysi populárních „Závišových písni“ známá „Za tichých nocí“. Pokud si ze svého poslechu v děství pamatuji, byly to na tehdejší dobu technicky zdařilé desky, které se nemíjely se silným účinkem na posluchače. Kolikrát jsem poslouchal na př. známou písni Frimlovou, kolikrát jsem se musel povídovat, jak zpěvačka dovedla tuto skladbu

od recitativního začátku přes vztříšenou střední část převést až k tesknému závěru a jak dovedla barvou svého hlasu přímo kouzlit náladu básně. Spojení celku s de-tailem bylo opravdu obdivuhodné. Projevit samu podstatu své muzikantské bytosti i na skladebné miniatuře, to mohla dokázat jen velká umělkyně. „Sie waren unendlich musikalisch“, řekl jí Felix Weingartner při setkání ještě po třiceti letech, a na její skromnou repliku dodal, že taková vlastnost se pamatuje velmi dlouho, poněvadž je velmi vzácná. Desky Růženy Maturové vydávají dodnes svědectví — třeba chudíčké — o této „nekonečné hudebnosti“ a zasloužily by si svého pietního obnovení.

Václav Fiala

JEŠTĚ O TRNECH MÍSTO JEHEL A O UKLÁDÁNÍ DESEK

Dopis p. M. Štědróně, který jsme uveřejnili v šestém čísle našeho časopisu, zjedná zaujal početnou obec odběratelů diskofilů. Z korespondence o tomto téma mu citujeme dnes zajímavý dopis p. Richarda Hejdůška z Prostějova:

„Z počátku jsem skutečně nevěřil, že by něco podobného bylo možné a ani jsem nečítal tak akutní potřebu tento způsob vyzkoušet, protože mám ve svém přehrávacím přístroji zamontovanu kromě normální krytalové přenosky skvělou Bellton DP 101. Přece však mi to nakonec nedalo a vypravil jsem se na „lov“ trnů do okolí. Byl jsem však nemile překvapen okolnosti, že přesto, ačkolik jsem našel strán porostlou trnkami, nemohl jsem nalézt žádné. Jen po velké námaze podařilo se mi „ulovit“ několik haluzí se vzácnými ostny. Snad někdo, kdo hledal trny podobným způsobem, dospěl také k tomuto poznátku a marně se diví, že krásná velká trnka je zcela bez trnů a místo nich tam má jen jakési špičaté páhyky, které se ovšem k našemu účelu vůbec nehodí. Vyšvětlení tohoto úzku poskytla mi teprve učebnice botaniky, kde jsem se dovděl, že trny rostou pouze na zákrvělých větvíkách shora uvedeného keře. Zkusil jsem proto na několika živých větvíkách ulomit vršky, a teď čekám, co to udělá. Snad by mohl p. Štědrón sdílet, jaké on má zkušenosti se sběrem trnů.“

Reprodukce této jehlami byla mým druhým překvapením. Nasazený trn reprodukoval všechny tóny velmi dobré, snížil velmi podstatný sykot, aniž by však cítelně uškodil výškám, a úplně odstranil rušivé hučení, kterým se krytalové přenosky vyznačují, a které je způsobováno mechanickými nárazy motorku. Následkem toho vynikly výšky a zušlechtily se basy, které se při kovové jehle zvratily s bručením motoru v rušivý hubot, stále se vtírající do přednesu. Při tom napětí, dodávaném přenoskou, bylo takové, že zesílení devítiwattového zesilovače nesmělo být ani plně využito. S jednou jehlou — trnem, přehrál jsem pět až osm velkých desek podle jejich druhu a kvality, aniž tím jehla byla již ztupena k nepotřebě. A k této chvále dřevěné jehly z trnu chtěl bych ještě připojit okolnost, že přenoska s tímto trnem sama o sobě vůbec nehráje, ani nesýčí, takže reprodukce není rušena žádnými vedlejšími zvuky, vycházejícími při špatném těsnění z víka gramofonové skřínky; je tudíž možno nechat skříň s přehrávacím přístrojem otevřenou bez jakékoli újmy na poslechu.“

A týž autor potom pokračuje:

„Právě se mi dostalo do rukou sedmé číslo Elektronika s článkem, který řeší uskladnění gramofonových desek. Popsaného způsobu používám již dosti dlouho a jsem s ním velmi spokojen. V uspořádání mám některé změny. Desky mám pak v jednom obalu z tuhého papíru, který však nemá uprostřed vyfízlý kruh, jako je tomu u většiny těchto pytlíků. Okraje téhoto vyfízlých kruhů se totiž při vytahování často

trhají. V pravém rohu na obalu mám pořadové číslo desky a uprostřed razítko s věcnými údaji o desce: obj. číslo, značka, datum zářazení do diskotéky a též s poznámkami o přehrávání (s clonou, bez clony, druh nejhodnější jehly, přenoska). Okraje obalů, výčívající z řady ven, mám zbarveny různými barevami podle jednotlivých druhů hudby: zelená — sólový nástroj, červená — symfonický orchestr, modrá — sborový zpěv, fialová — zpěv s průvodem orchestru, odvozeno z dvou barev předcházejících, atd. V blízkosti diskotéky mám kartotéku, seřazenou abecedně podle jmen skladatelů, která odkazuje přímo na pořadová čísla na obalech. V kartotéce mám u každého skladatele uvedena jeho nejdálejší životní data a stručný rozbor příslušné skladby, sestavený s pomocí odborné literatury. Taktéž se stává diskotéka i pomocí hudebně vzdělávací, neboť každý, kdo chce poslouchat určitou skladbu, musí si ji najít v kartotéce a přitom si mimoděk přečte a po čase to zapamatuje nejdálejší údaje a data o příslušném skladateli.“

ČASOVÉ RELAIS BEZ ELEKTRONKY


(Dokončení se strany 216)

bilizátora a relais při vytvořeném potenciometru. Stupnice je přibližně logaritmická, nie celkom pravidelná, lebo log. priebeh potenciometra tiež nie je presný. Relátko, deprezske, typu F, tlmenie je z výpredajového materiálu*. Jeho kontakty pred zamontovaním upravíme. Najprv natočíme obidva vláska na opačnom ložisku, než sú spínacie kontakty, proti smeru hodinových ručičiek, celkom do krajnej polohy. Tým sa spojí kontakt č. 4 v kľudovej polohe s kontaktom č. 5. (Císla kontaktov značené súhlasne s označením na relátku.) Ďalej kontakt č. 3 vyjmeme a ohneme mosadzne ramienko so zubom, o ktorý sa opiera voľný koniec kontaktného pierka tak, aby sa zub neopieral. Smer ohýbania a správna poloha sú vyznačené na obrázku 1 d. Táto úprava zaručuje spoľahlivosť dotyku, i keď sa stredný kontakt č. 4 cheve, následkom neúplnej filtrace kond. C2 pri sladenom tlačítku. Okrem toho dopad kontaktu č. 4 na č. 3 je mäkký, takže nemôže nastat jeho odrazenie. Pripevnenie relátku provieme jednoducho tým, že bakelitové púzdra na oboch stranach navrtáme a opatrime závitom. Jednou stranou relátko prišraubujeme do známej bakelitevej krabičky, druhou stranou prišraubujeme dno.

Stabilizátor môžeme nahradíť aj dútavkou, u ktorej odstránieme vostavaný predradný odpor. Hlavne je, aby mala nízke zápalné napätie a aby zapálenie nastalo naraz. Priečny prúd je asi 2 mA, ktorý relátko ešte dobre snáša. Jeho robustný systém tu nachádza dobrého uplatnenia. Rovnako kvalitné kontakty, určené pôvodne na 80 mA, snášajú aj väčšie závitom.

*) Podobné viz v ceníku Jaro 1950 Elektra 1,01, Václavské nám. 25, Praha II; str. 77.

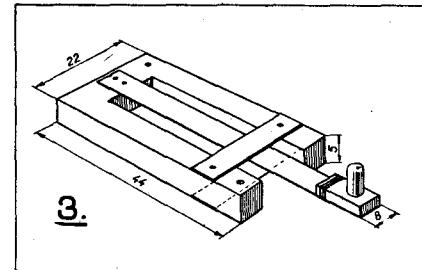Obraz 3. Náčrt dvojcestného (přepínacího) tlačítka, kterým se spínač uvádí do chodu.



ženie. Je pravda, že pri veľkom zatažení sa ostrá špička kontaktu rýchle opotrebuje, ale je to len žiaduce, aby si kontakt vytvoril väčšiu dosadaciu plochu a ne-ostal lepit. Popisované relátko je v pre-vádzke sa 100 W žiarovkou vo fotografic-kom zväčšováku a má za sebou niekoľko tisíc sponutí. Podľa opotrebenia sa však teraz ešte nedá predvítať jeho koniec. Samozrejme, keď to potreba vyžaduje, môže sa prispútiť ešte ďalšie silnoprúdové relais; až toto bude ovládať spínaný obvod.

Tlačítko je veľmi jednoduché a vyrobíme ho sami. Je to z 5 mm hrubého bakte-line vypílená rovná podkova, na ktorej ramenách sú prinitované mosadzné pásky. Medzi nimi sa pohybuje ploché oceľové pero z hodiniek, na ktoré je nalepený vaneček s každej strany ako kontakt, malý váleček z medeného drôtu, asi 2 mm hrubého. Obr. 3. Iná úprava je možná taká, že pero vyhrajeme, vyvrátame doň otvory pre jeho pripevnenie na jednom konci a pre medený nit, tvoriaci kontakt, na druhom konci. Potom ho znova zakalime. Na konci oceľového pera prilepíme a priviažeme kúskok bakelitu s otvorom, do ktorého je zasadene tlačítko. Prívody k tlačítku letujeme priamo k medeným nitom. Celé tlačítko opatrime ešte dvoma dierami so závitom, ktorými ho prišraubujeme ku krabičke.

Priestroj je vybavený ešte dvojpólovým prepinačom V, ktorý jednak vyradi činnosť časového spínača, jednak zapne spínaný obvod priamo. Po prehodení spínača zpäť sa však spínaný obvod hned nerozopne, ale až vtedy, keď sa kondenzátor C1 znova dobije. To pre niektorých fotamatérarov a niektoré práce využuje. Pre kontrolu prístroja je tiež vhodné, keď svít dútavky môžeme pozorovať. Okrem zvyčajného kontrolného skľíčka to môžeme tak upraviť, že pod stupnicou potenciometra, alebo prepinača vyrežeme otvor, takže dútavka nám bude osvetlovať stupnicu zospodu.

Presnosť prístroja je oveľa väčšia, než to fotoamatérské práce vyžadujú. Pri jednom meraní, keď bol pripojený 40 μ F kondenzátor, nameraný čas sa pohyboval medzi 3 minutami 47 vt a 3 min. 52 vte-rin, čo je chyba 2,2 %.

Ing. C. Juraj Korbell

Z opravárských zkušeností

Dopravny byl dodán přijimač REL Signal, který hrál jen na polovině stupnice směrem ke kratším vlnám. Zdalo se, že chyba je zaviněna zkratem v ladičním kondenzátoru od poloviny až do úplného zavření ladičho kondenzátoru, nebo ochablým směšovačem. Zkrat v kondenzátoru však zjištěn nebyl, ani jiná podobná závada. Opravář současně zjistil, že stanice Vídeň a Pešť hrají v polovině stupnice, kdežto Brno bylo již úplně na kraji stupnice při úplně otevřeném kondenzátoru. Bylo třeba hledat chybou v ladičích obvodech, ač tak veliké rozladění bylo sotva vysvětlitelné, protože maximální dola-dovací možnosti jsou na př. u cívek v mezi-5 až 10 % a při uvedené chybě by bylo významné současně rozladění jak oscilátoru, tak i vstupu. Cívky u tohoto přístroje jsou umístěny pod kostrou, pertinaxová nosná destička je umístěna tak, že k tělesům cívek a k vinutí není přístup, na vnější straně jsou přístupny jen trimry a dola-dovací jádra.

Nestastný opravář se již viděl před nutností vymontovat cívkovou soupravu, která měla značný počet vývodů. Při zapojeném aparátu uvolnil šrouby, přidržující nosnou destičku a pokousel se nadzdvihnout cívkovou soupravu. Ke svému překvapení uslyšel postupně celou řadu stanic, jako by pohyboval ladičím kondenzátem. Při nej-

větším odtažením destičky byly stanice na správných místech. Když tlačil destičku zpět na původní místo, zahrál přístroj opět celou řadu stanic, ovšem v opačném pořadí. Stanice byly opět na nesprávných místech a od poloviny stupnice přístroj mlčel. Při opakování pokusech se dalo totéž; opravář se snažil zrcátkem nahlédnout do „tajemství cívek“, viditelnou úchytku však neshledal. Konečně při jednom pokusu utřel se přívod od hlavního uzeněnovacího vodiče ke spájecímu očku u cívkové soupravy. Zbytek drátu dal se lehce posunovat po zemnicím vodiči i s kapkou pájky, kterou měl být s vodičem spojen. Opravář tedy připájel důkladně nový spoj a chtěl pokračovat v zajímavém zkoušení. Shledal však, že již nemá co zkoušet, protože nadále přístroj pracoval bez vady. Odtahoval a přitačoval destičky nemělo již vliv na ladění. Posunutí rozsažu zavinil jedině onen špatně připájený zemnicí vodič.

(Autor prosí redakci o theoretické vyšvětlení toho zajímavého zjevu. — Redakce se omoluvá neznalostí zapojení přístroje, z něhož snad by bylo lze chybou vysledovat. Ví o tom více některý čtenář?)

Důkladnému spájení je třeba vždy věnovat největší pozornost. Je známo, že amatérské výrobky v tom ohledu často pokuhávají a opravny většinou odmítají jejich opravy, především pro nejistotu o jakosti spojů a součástek, jejichž zjištění si vyzádá často dlouhé hodiny hledání a výsledek opravy není vždy zaručen.

S nedokonalým spojením setkal se opravář i u přijimače Philips, kde spájení bývá zpravidla velmi důkladné. Majitel si stěžoval, že přijimač po různě dlouhé době chodí začne hučet. Hučení podle okolnosti buď trvalo nebo zaniklo a opět se po určité době přihlásilo. Hledání poruchy bylo doslova dlouho bez výsledku, neboť aparát se nechtěl dát k hučení „vyprovokovat“. Teprve po několika hodinách chodu v normální poloze se ozvalo klepání, které po stopném přešlo v hučení, štěkání a jiné nevítané zvukové projevy. Konečně byla příčina nalezena u prvního elektrolytu, a byly to hned chybou dvě. Elektrolyt byl izolován od kostry pertixovou podložkou. Spádový odpor pro předpětí byl pájkou jenom přilepen ke kovové podložce elektrolytu a dal se lehkým tahem z kapky pájky vytáhnout. Po důkladném spájení část nevitých akustických projevů zmizela, hučení však trvalo. Teprve při silném přitačení elektrolytu i hučení zmizelo. Na vymontovaném elektrolytu byl zjištěn gumový těsnící kroužek příliš vysoký, takže zavinovával nedokonalý spoj spodní části okraje elektrolytu s přívodní podložkou. Po ořezání přečinující části gumy, po očištění styčných míst a po silném přitažení matic z zmizelo i toto hučení.

Elektrolytické kondensátory bývají zdrojem různých nežádaných zvukových projevů, které se často dosti obtížně lokalizují. Zvláště u výrobců elektronových přijimačů, u nichž jsou dekuplační kondensátory vyměřeny příliš úsporně, zaviní pokles kapacity nejrůznější zvukové projevy. Na příkladu u tovární trojky zahraničního původu se objevilo hvízdání, které vzdorovalo všem zásahům opraváře. Teprve přidání kapacity 16 μF k prvnímu filtrálnímu elektrolytu odstranilo hvízdání, které svým charakterem připomínalo divoké oscilace některé elektronky. Je proto vhodné u podobných poruch přezkoušet upveřejnit elektrolyty a jejich kapacitu zvětšit zkusmo přidáním kapacit; nesmíme ovšem jít přes dovolenou mez, která na př. u AZI činí 60 μF !)

bk

užívá město krystalu obyčejné měděné destičky, zpracované zvláštní směsi. Směs se skládá ze dvou objemových částí síry, z jedné části jemných hliníkových pilin a z jedné části olověných pilin. To všechno dobře smíchám, nasypu do plechové misky a zahřívám směs na ohni až se začne slučovat a hořet. Potom plamen uhasím a položím do téže baňky vedle zbytků směsi měděnou destičku, jejíž povrch je vyleštěn. Destička není zapotřebí kládat do směsi; stačí ji položit vedle. Po pěti nebo šesti hodinách se na povrchu měděné destičky vytvoří celistvý černý povlak. Taková destička se spojení s ocelovou spirálkou potom pracuje jako detektor. Je ji možno umístit na obyčejném detektoru místo krystalu. Cítlivý bod tohoto detektoru nalezneme, stejně jako u obyčejného detektoru, prostým přemisťováním hrotu ocelové spirálky.“

OBSAHY ČASOPISU

KRÁTKÉ VLNY

Č. 7, červenec 1950. — Dva světy, dvě Německa, J. Sedláček. — Červen 1911–51, Den radia 7. května 1950 v Sovětském svazu, Ing. S. Stoklásek, Dr Ing. M. Joachim. — Tlumivky pro ukv, Ing. A. Kolesnikov. — Vlnoměr pro 70 až 700 Mc/s, I. Daneš. — Náhrada 1N34. — Reflektometry (k měření stojatých vln na vf vedení, přizpůsobení anten a j.), R. Major. — 144 a 220 Mc/s z výprodeje, Ing. A. Kolesnikov. — Omezování povrchu v CW, Ing. T. Dvořák. — UKV marathon 1. 7.–30. 11. 1950. — Automatický klíč. — Hloubka modulace, Ing. A. Kolesnikov. — VFO přestavěný z ECO, Ing. F. Mancl. — Hlídka.

SLABOPROUDÝ OBZOR

Č. 5, květen 1950. — Moderní krystalové detektory a diody, Ing. Dr. J. Tauč. — Kovové thorium, nový zajímavý materiál techniky vysokého vakua, Dr W. Espé. — Vliv tlaku na kmitající piezoelektrický oscilátor a využití zjevu pro dálková měření tlaku, I. Šolc. — Výpočet jednoduchých čtyřpolů vyvolenými čísly, Ing. Z. Tuček. — Nové „jakostní čísla“ k hodnocení širokopásmových zesilovačů, B. Carniol. — Útlumy zařízeními v ústředně, Ing. L. Procházka. — Příloha: rychlý výpočet jednoduchých filtrů, Ing. Z. Tuček.

ELEKTROTECHNICKÝ OBZOR

Č. 8, duben 1950. — Normalisace a předpisy v elektrotechnice, Ing. B. Pařez. — Příspěvek k měření indukčnosti Maxwell-Wienovým můstkem, Ing. J. Katscher. — Přístroj k měření vlnnosti isolace vinutí. Č. 9, květen 1950. — Vrtané rotory turbogenerátorů, Ing. Dr S. Todl. — Výzkum záprášení svítidel, Ing. J. Jurenka. — Rtuťové výbojky s velkým jasem. — Fotony pro infračervené záření.

ELECTRONICS

Č. 6, červen 1950, USA. — Obvody, zasilované v plastických hmotách, W. R. Cumming. — Zjednodušený tvůr přístroj pro průmysl (s vidiconem), R. C. Webb, J. M. Morgan. — Universální gramofonové jehly (pro různé drážky a rychlosti), B. B. Bauer. — Kmitočtový modulátor pro rozsah 30 Mc při 470 až 890 Mc, vhodný pro kontrolu obvodů uví tvůrce, J. E. Ebert, H. A. Finke. — Vvf linky na manielském letišti, E. J. Rudisuhle, P. B. Patton. — Korelační funkce a použití v komunikaci (elektronický relátor umožní vyjádření „informačních“ funkcí statisticky a počtem pravděpodobnosti), Y. W. Lee, J. B. Wiesner. — Výroba orthiconu 5820, R. B. Janes a d. — Dynamometrická kontrola s elektronickými přístroji nahrazuje silniční zkoušky vozidel, R. C. Bowers. — Tisíciatová elektronka s putující vlnou, S. E. Webber. — Bifilární cívky pro mf obvody tv přístrojů (omezení

šumu a úsporná výroba), S. R. Scheiner. — Samočinná kontrola vakua, J. W. Clark, G. H. Witts. — Děliče kmitočtu s oscilátory s fázovým posuvem, C. R. Schmidt. — Učinost linek s odchylkou přizpůsobený (nomogram), H. M. Schlicke. — Přístroj na zkoušení elyt, kondenzátorů, R. Muniz.

Č. 7, červenec 1950. — Příčiny poruch tv přijimačů. — Technické směry v řízení hledových svářeček, S. C. Rockafellow. — Diplexní obvod pro tv vysílací anteny (současné vysílání dvou mřímkodlých kmitočtů) W. H. Sayer, J. M. DeBell. — Zkoušení gramofonových strojů na houpání, drnčení a rychlost, R. O. Maze. — Transistory při vysokých kmitočtech (při 23 Mc/s zisk 8), C. B. Brown. — Měřicí průsvitnosti modulovaným světlem, H. P. Kalmus, M. Sanders. — Průmyslová televize s novým dissektorem pro širokohled objektivy, R. W. Sanders. — Diotron, nový obvod pro měření efektivních hodnot, R. D. Campbell. — Bzučákový pomocný vysílač s dutinovým rezonátorem, pro rozsah 3 až 11 kMc, G. L. Davies a d. — Technika stříkání z thermoplastu, J. Bayha. — Rozhlasová antenní síť s devítivý stožáry, která omezuje 2470 záření, C. W. Winkler, M. Brasseur. — Geigerův počítac pro demonstrační účely, R. L. Ives. — Rozbor oddělovače synchronizačních pulsů, W. Heiser. — Síla pole při vví, pro výkony do 500 W, anteny do 150 m přes překážky až 3000 m a pro kmitočty 20 až 260 Mc (nomogram), E. A. Slusser. — Fototransistor, obdoba fotoelektrického článku na podstatě transistoru.

AUDIO ENGINEERING

Č. 7, červenec 1950, USA. — Měřidlo intermodulace; popis obvodů, R. S. Fine. — Výhybkový obvod pro nestejně impedance kmitaček výš. a hloub. reproduktoru, W. F. Walker. — Praxe osvětlování v tv studiu, I. C. A. Reckey. — Měření kolisání rychlosti talíře methodou posuvu fáze, C. A. Hisserich, A. Davis. — Drobny páskový mikrofon se zvukovodem, H. F. Olson, J. Preston. — O záznamu na pásek, III, J. Tall. — Diamant jako materiál na jehly, E. J. a M. V. Marcus. — Millerův zjev, L. S. Hood-friend.

TELEVISION ENGINEERING

Č. 6, červen 1950, USA. — Chování odporek při vysokých kmitočtech, G. R. Arthur, S. E. Church. — Washingtonské parody o zlepšování jakosti elektronických částí, W. Martin. — Fluorescenční svítidla pro tv studia, G. Clark, W. Alphin. — Vývoj tv elektronek, P. B. Lewis. — Nomogram pro výpočet impedance, R. C. Paine. — Kontrola jakosti železových jader. — Diagram pro výpočet vazby cívek, P. G. Sulzer. — Mazarci magnet pro pásek, T. A. Hildebrand.

RADIO EKKO

Č. 8, srpen 1950, Dánsko. — Absorpční vlnoměr. — Modulační zesilovač pro modulaci do stínící mřížky. — Trojpásmový kv vysílač.

L'ONDE ELECTRIQUE

Č. 280, červenec 1950, Francie. — Nové směry v záznamu na desky, P. Gilotaux. — Hallova teorie pro smíšené vodiče ve st elektrickém poli, H. Welker. — Trojí příklad elektronických ionizačních detektorů, G. Valladas. — Dálkové řízení atomové pece, J. Pottier, V. Raievski. — Přístroje k osobní ochraně proti radioaktivním paprskům, J. Weill. — Keramická dielektrika na základě titanu, A. Danzin.

RADIO

Č. 4, květen 1950, Polsko. — Oprava a stavba přijimačů, VI. — Výpočet transformátorů a tlumivek, Mgr. inž. A. Kielkiewicz. — Tabulka vln. — O televizi, X, Inž. T. Bzowski. — Základy výpočtu přijimačů, III.

Č. 6. — Radio ve službách polských přistavů, Inž. R. Grujevski. — Stavba a operační přijimačů, VIII. — O televizi, XII, Inž. T. Bzowski. — Thermistory.

Měděná destička v detektoru

V moskevském měsíčníku „Radio“ uveřejňuje L. Pučkov zajímavý poznatek: „V domácky zhotoveném detektoru po-

DAS ELEKTRON

Č. 7, červenec 1950, Rakousko. — Novinky v záznamu na desky. — Ukv rozhlas a televise. — Magnetické spojky, E. Steinort, — Sledování signálu. — Životnost elyt. kondenzátorů.

RADIOTECHNIK

Č. 8, srpen 1950, Rakousko. — Fm. přijímače pro ukv příjem, L. Ratheiser. — Nový reportážní magnetofon, O. Ludwig. — Vývoj magnetofonového pásku v Německu, Dr R. Robl. — Zesilovač Cascade.

RADIO

Č. 6, červen 1950, SSSR. — K novým úspěchům sovětských radiokomunikací a radiotechniky. — Rozvoj sovětské radiotechniky v r. 1949. — A. I. Minc, laureát zlaté medaile jména A. S. Popova. — Den radia v Moskvě. — Sovětský rozhlas v boji za mír. — Dále rozšiřovat síť radioklubů, B. F. Tramm. — Přijímač Rodina se sítovými elektronkami. — Vstupní obvody přijímače, K. Šukoj. — O magnetronu, L. Klajgin. — Jakostní zesilovač, K. Drozdov, A. Liepinš. — Čtvrtá soutěž kv amatérů. — Panoramický adaptér, P. Tyminskij. — Kv amatérů ve Sverdlovsku. — Klubovní ukv vysílač. — Nastavení zesilovače obrazu, E. Olšang. — Přenosný pomocný vysílač, P. Argunov. — Amatérská navječka, Ja. Daube.

RADIO SERVICE

Č. 79—80, červenec—srpen 1950, Švýcarsko. — Nový způsob graf. řešení elektrotechnických a radiotechnických úloh, F. Cuénod. — Průmyslové a vědecké použití osciloskopu s obrazovkou, II. Richter. — Porovnání výkonu přijímače. — Televise, XX, R. Devillez. — Snímací obrazovky, Y. L. Delbord. — Reflexní klystron, R. Hübner. — Meze věrného přenesu, F. C. Saic.

PRODEJ • KOUPÉ • VÝMĚNA

Prejete-li si otisknutí insertu v této rubrice, čtěte:

Všechny inserty musí obsahovat úplnou adresu zadávajícího. Text pište číselně, slova účelně zkracujte tak, aby inserát nepřesáhl 6 řádek. U všeho nabízeného zboží, ať nového nebo použitého, musí být uvedena cena. Údaj ceny slovy „cena podle NÚC“ není přípustný. — Cena za otisknutí insertu v této hřidce: prvních 40 písmen (včetně mezer, rozdělovačů znamének atd.) 26 Kčs, každých dalších 40 písmen, i neúplných (na konci textu) 13 Kčs. Na př.: otisknutí textu o 75 písmenech, mezerách a rozd. znaménkách stojí 39 Kčs, 120 písmen stojí 52 Kčs, 125 písmen stojí 65 Kčs a podobně. Největší přípustný rozsah textu je 240 písmen, mezer, rozdělovačů znamének. — Cenu za otisknutí nech si zadávající vypočítá sám a příslušnou částku přiloží k objednávce insertu, v bankovkách nebo v platných poštovních znaménkách. Z organizačních důvodů nemůže zúčtovat cenu za otisknutí dodatečně, poslat složenky k úhradě, nebo korespondovat v případě neurčitého textu a p.

Koup. gramomot. zachov. M. Kintšner, Praha XII, Košická 20. 1267

Koup. B443 n. L43 Sator. Fr. Grygar, Ostrava VII, Jeremenkova, svobod., VZ. 1268

Prod. LV1 (185), REN1204, DS4101 (180), E453 (221), E 463 (268), buz, reproduktor, 20 cm, 220 Ω, imp. 7000 Ω (250), buz, repr. 20 cm, 300 Ω s výst. trafo (200), tov. bat. přij. 2krát KC3, KL4 (2500). Vym. KCH1, KF3 3, KBC1 za ECH, EBF11, UCH21. Jos. Ševčík, Mnichovo Hradiště. 1269

Koup. 6F6G, 6F7, 6A8, vym. za dl. log. právítka. B. Brumla, Sokolov, Hornická. 1270

Vym. elim. Phl. mA 10, 3, 5 Ohm, 50-5-500 Ω, Ko sel. čl. Tr. k zesil. elektr. UF9, UBL1 i fáz. mot. 0,25, dob. 200 ma, Zavadil, Pálečný, p. Rychnov n. N. 1271

Prod. autodyn. 12 V, 100 W Bosch, RKC100/12 675S123 s regul. nap. (vhod. pro dom. větr. elektr.). (2000). V. Kučera, Benešová 88, Plzeň. 1272

- Prod. alapter Klang, na norm. film, rot. dráha, optika Leitz (6500). Smyč. osciloskop. Siemens, pro záznam. zv. na film (3500). Z. Štokrán, Kladno, Baráčková 3. 1273
Koup. elektr. VCL11, Jindř. Hadraba, Plzeň, Děl. domov, Karlov 1, pod. č. 6. 1274
Prod. souč. na výkon. dvojku včetně elektr. a orig. skříně Mikrofona, vše nové (2500). Bajer, Roudnice n. L., Švermová 1505. 1275
Kúpim. repr. č. EK47302 do Melodiku, len orig. el. DBC21 2krát, len 100%. P. Chropovský, D. Lovčice, okr. Trnava. 1276
Za sadu cl. ř. D11 dám dural. pumpu v kul. lož. (3000) novou, n. koup. J. Königsmark, Plzeň, Nerudova 8. 1277
Mám nové: ECL11, EBL21, ECH21, EBC3, 2krát: EL6, 2krát EL12, RBL21, EF; 3krát UF21; UY11, EDD11, 2krát KF2, KK2, KBC1, KCH1, DLL21, DAC21, CBL1, vým. možná len za náram. hodinky, starší B240 (KDD1), B228, KC1. R. Bolibruch, Zubrohlava 132 (Opava) Slov. 1278
Prod. st.vebn. Sonorety a elektr. (1900). J. Michal, Bratislava, Vajnoršká 15. 1279
Prod. tov. zesilovač 18 W (3000). Jos. Kripner. Hor. Lhota čp. 5, p. Janovice n. Uhř. 1280
Vym. P4000 (3krát), RL12T15, AK1, E444, AL4, E448, AH1, RS242, RGN1064, za DF22, DK21, DL21, DAC21, P2000 (3krát), a mf. trafo 468 kHz (2krát). K. Bureš, Ústí n. L. VI, Šafaříkovo nám. 880. 1281
Prod. n. koup. st. čís. RA a Elektronika. Masopust, Praha II, Palackého nám. Stán. novin. 1282
Dám 10 W dynam. reproduktor, perm., s difus. zvuku za 2 skřínky z lipového dřeva. Popis i náčr. zašlu. Boh. Běl, Peřvald 114, Slezsko. 1283
Predám aut. gramo chassis (4500), elektr. piano Resonet (4500), potreb. mer. přístroj Avomet a ped. Š. Moncol, Kokava nad Rim. 1284
Prod. rozhl. zařízení, zesilovač, 2 reprodukt. mikrofon, grano-mikro-rozhlas mixer, 18 W (5000). Reichstädter, Bratislava, Baťová 13. 1285
Prod. RE134 (100), REN904 (110). RENS-1204 (200), E499 (100), E424N (100), koup. 2× RV12P2000. Jos. Doktor, Lomnice nad Luž. Zámecká 270. 1286
Koup. skřín. Kongres nepoužitou. Vlast. Koñecný. Sokolnice u Brna, Nádražní 549. 1287
Prod. ECL11 (300), EBL21, ECH21, UCH21, EBI1, AD1, ECH4 (po 250), EM11, EF22, 2C2, 6K7G, RS242, RL12P10, LMT 3328, AF3—7, EF6—9—12, RV12P4000 (po 200), LS50 (450). Koup. EM4, AL1, univ. měřič V-M-A-Ohn. ss i st. n. d. protihoř. Fr. Chmelík, Č. Meziříčí. 1288
Prod. sup. Philips cív. soupr. kompl. 125 kHz (500), 1× DAC21 (200), DK21 (200), AK2 (220), amperm, ss 2,5A+25A (500), 1× EL12 (200). Vl. Valigura, Prostějov, Lidická ul. 33. 1289
Prod. supr. 5 rozs. (kc) 5:1 el. UKV (10 000). E. Holešovský, Most, Gottwaldova 633/28. 1290
Prod. el. DLL21 (300), UCH21 (220), UBL21 (200), 2× EF22 (po 120), EL3 (150), EM11 (120), EL2 (200), 5× P2000 (po 100), a sadu el. na oscilogr. DN7-2, EC50, 3× EF50 (2500). Vše bezv. H. Sourek, Praha I, Konviktská 7. 1291
Prod. DCH, DAF, DF, DL11 (900), vstup. a výstup. trafo pro DLL21 (200). Potřeb. ECII a EBF11. Bednář A., Kunštát 104. Morava. 1292
Prod. více RV12P2000 (po 120). J. Honz, Praha II, Fügnerovo nám. 2. 1293
Kcup. nož. el. Phil. E449, Minivatt, K. Švédová, Temenice 76, p. Šumperk. 1294
Prod. 3 nové synchr. gramomotorky (po 500). J. Doleček, Liberec, Jizerská 179. 1295
Prod. dynamo 12 V-90 W (600) a Vmetr 0-6 V (200). L. Voldán, D. Holetín u Hlinska v. C. 1296
Potř. nutně nové KK2, KC3, 2× KF4, KB2 a KDD1. Dám. rotač. měn. prim. 24 V ss sek. 220 V stř. asi 200 W, buz, repr. se st. Ø 18 cm. ECL11, EBL1, EBF21, VCL11, VY2, 1297
2A7USA, REN1001 a 10 růz. jin., 1 sluch. Jos. Neruda, Karlovy Vary, Chelčického 14. 1297
Koup. CY1, CL4, RV2, 4P45, RL1P2 nové, nejrůznější plomb. a dobrou dvoumíříku. A. Marešová, Brno, Leninova 108. 1298
Prod. kompl. Torn. Eb s akum. (3300), růz. autodyn. s reg. (po 1000), vym. cekas plech. kotouč 5 kg š. 10 cm, 0,4 mm zář. radiomat. J. Šafářek, Strakonice, Hallova 361. 1299
Prod. rt. žárov. 220 V-75 W s tlum. (190), 4× aut. pojist. tlač. 6A (po 80), Deprez. Amp. 0-44 Ø 50 mm (260), Deprez. V 0-300 V =, Ø 80 (520), el. dvouzvon. 220 V (160), počít. p. navij. (190), Amat. měř. deprez. 0-1 mA = (160). Jos. Janoušek, Těchlovice 34. 1300
Prod. 8× RV12P2000 (po 120), cív. agreg. (100), selén. 220 V-30 mA (240), trafo 220-12, 6 V (90), vzduch. kondens. 500 pF (120), stup. s ukaz. (40), 2× 10 mF 380 V elyt. (160), vše nové p. Sonor. Jos. Janoušek, Těchlovice 34. 1301
Prod. gramoměřič na 15 desek, chassis, nový (5000). Fr. Páč, Veselí n. M. 970. 1302
Prod. n. vym. tov. kom. přij. 9 el. (8000). V. Novotný, Hradec Králové III, Na mlejnku 215. 1303
Koup. silný synchr. gramomotor. Jen tov. zn. Saja n. jiné. Event. se soustruž. talířem. Boh. Douša, Orlová 658. 1304
Prod. novou LB8 se spodk. a stín. pláštěm (1500). M. Kleňha, Soběslav 144/III. 1305
Koup. malý soustruh, udejte cenu a popis. K. Kašparák, Bedřichov, p. Jihlava. 1306
Vym. sup. z RA 1/47 v ořech. skř. za bat. přij. n. j. příp. prod. (3000). V. Liška, Prostějov, Dolní 32. 1307
Vym. Ek10, 11 el. super 6-3 Mc za jiný, na více pásem. J. Jarý, Těška, Elektronik, Praha 20, Třebohostická. 1308
Koupím VL4, P700, DAH50, trafo 220 sek. 250 V 12,6 V/2A, 4 V/2a. A. Dušek, Bošov 53, p. Žumberk u Chrudimi. 1309
Koup. gramoskříp i na desky příp. zesilov. a stabilisát. 280/80. Macourek, Praha XI, Žerotínova 59. 1310
Prod. mA/Vm, 10 rozsah. (300), mA/Vm 30, 300 mA, 3 V (500), 2MF trafo 1700 Kc (po 70), Ømetr 0-10 KΩ (200), 2 miniat. nife 0,5 Ah (po 50), RL2P2 (150). M. Štěcha, Praha VIII, Pivovalnická 11. 1311
Koup. 2 nízkofrekvenč. trafo 1:40 a el. RL2, 4P3. B. Čermák, St. Kolín 22. 1312
Kúpim MWEc, nepoškod. i bez lamp. Prod. E10 a K v chodu (3500). Výměna vitaná. Ing. K. Valentín, Bratislava, Sovietské n. 2. 1313

Náš a za redakcí odpovídá Ing. Miroslav Pacák

Tiskne a vydává ORBIS, tiskařské, nakladatelství a novinářské závody, národní pod., v Praze XII, Stalinova 46. Redakce a administrace tamtéž. Telefon číslo 519-41*; 539-04; 539-06. Telegramy Orbis-Praha. ● „Elektronik“, časopis pro radiotechniku a obory příbuzné, vychází 12krát ročně první středu v měsíci (změna vyhrazena). Cena jednoho výtisku Kčs 15,—, předplatné na celý rok Kčs 160,—, na ½ roku Kčs 82,—, na ¼ roku Kčs 42,—. Do ciziny k předplatnému poštovné: výši sdělí administrace na dotaz. Předplatné lze poukázati vplatným listkem poštovní spotřebitely, čís. účtu 10 017, název účtu Orbis - Praha XII, na složence uveďte číselnou a úplnou adresu a sdělení: předplatné „Elektronika“. Otisk v jakémkoliv podobě je dovolen jen s přísemným svolením vydavatele a s uvedením původu. ● Nevyžádané příspěvky vracejí redakce, jest byla-li přiložena frankovaná obálka se zpětnou adresou. ● Za původnost a veskertá práva ručí autoři příspěvků. ● Otiskované články jsou připravovány a kontrolovány s největší péčí; autoři, redakce, ani vydavatel neplní mají však odpovědnost za event. následky jejich aplikace. ● Křížkem (+) označené texty zařadila administrace.

Příští číslo vyjde 4. října 1950.
Redakční a insertní uzávěrka 16. září 1950.