

Elektronik

Casopis pro radiotechniku a obory příbuzné

11

Ročník XXIX

V Praze 2. října 1950

OBSAH

Kreslení oscilogramů	246
Obrazový generátor	247
Kombinovaná zpětná vazba	248
Thomsonův most pro malé odpory	251
Uvádění do chodu a opravy přístrojů z domácí dílny, XIII	252
Nový měřič jakosti obvodů L-C .	254
Novinky z televise	255
Elektrické pajedlo na malé napětí	256
Modulace kmitočtová proti amplitudo	257
Návrh a stavba zesilovače s hodnotným přednesem	258
Výpočet výrazu $\sqrt{a^2 - b^2}$ na pravítku účelněji	262
Jednoduchý rozhlasový budík .	263
Předvánoční probírka deskami .	264
Z redakční pošty	265
Z redakce	266
K předchozím číslostí; Nové knihy; Obsahy časopisů	267
Prodej - koupě - výměna 268 a XLIII.	

Chystáme pro vás

Malá škola radiotechniky, sled učebních návodů od krystalky k třílampové s možností zajímavých pokusů a s malými nároky na dovednost a materiál • Vstupní zesilovač s opravami kmitočtové charakteristiky pro zesilovač s hodnotným přednesem • Amatérské tištěné spoje • Povrchová úprava kovů • Zajímavé elektronkové voltmetry • Úprava výprodejných měřidel Třífázový motorek na jednofázové síti, další informace • Výpočet magnetisačních vinutí.

Z obsahu předchozího čísla

Návody: Prostý můstek na měření odporů a kapacit, s elektronovým indikátorem • Thermoelektrický teplomer • Malý zesilovač pro gramofon Třífázový motorek na jednofázové síti Zajímavé zapojení tónových zesilovačů Zkušenosti s čištěním v kabliku • Klíšťky k navlékání gumiček • **Technologie:** Demodulace fm signálů fázovým detektorem (popis eniody) • Diskriminátor v nf technice • Uvádění do chodu a opravy přístrojů z domácí dílny, tabulka běžných závad u přístrojů s přímým zesílením.

Evropská televizní norma

Rozhodnutí poradního sboru Mezinárodní unie telekomunikační doporučit evropským zemím přijetí britské televizní normy (viz E 8/50, str. 174) bylo, jak vysvítá ze zpráv odborného tisku, ovlivněno pokusy, které v přítomnosti komise provedly britské firmy (Marconi — E. M. I., Cinema-Television Ltd.).

Společnost E. M. I. předvedla komisi svoje nové vysílací zařízení a přijímače pro 405 rádek (s šířkou pásmu 3 Mc/s) současně se soupravou pro 635 rádek (šířka pásmu 5,5 Mc/s). Pro posouzení byla snímána současně stejná scéna oběma systémy a přijímače byly postaveny vedle sebe. Pokus ukázal, že rozdíl v kvalitě obrazu je velmi malý.

Pokusy fy Marconi bylo dokázáno, že počet snímků podle britské televizní normy (50 snímků, 25 obrazů) je dostatečný, takže ani velmi světelny obraz, který možno pozorovat za běžného denního osvětlení, neblíká. Současně byl proveden důkaz, že i v případě, není-li snímkový kmitočet synchronizován přímo se sítí, nevznikají v moderních přijímačích potíže vlivem zážitků snímkového a sítového kmitočtu.


EBC prováděla dálkový přenos televizních signálů po telefonním vedení. Použití liniových zesilovačů proměnilo se obyčejně telefonní vedení v kabel, schopný přenášet s malým fázovým a amplitudovým skreslením kmitočty až do 3 Mc/s. Neplatné skreslení, vzniklé zpožděním 0,02 usec, nezhoršilo kvalitu obrazu přenášených britskou televizní normou (405 rádek), ale zcela rozrušilo obraz, přenášený 6,5 rádky.

Cinema-Television Ltd. uspořádala pro delegáty televizní představení v biografu Odeon a promítala jim přenos z footballového zápasu na stadionu ve Wembley. Obraz velikosti 8 × 5 m byl získán z malé obrazovky s anodovým napětím 50 kV, pomocí Schmidta optického systému. Kvalita a světlonoš obrazu byla neobyčeně dobrá, takže přes to, že pořad trval skoro dvě hodiny, nepocítili diváci únavy očí a podle jejich reakce bylo lze soudit, že v zaujetí hry zapomněli chvílemi na to, že nedělají přímo na stadionu, ale v hledišti biografu.

Všechny pokusy byly tak zdařilé a tak průkazně ukázaly přednosti britské normy, že rozhodnutí komise vyznělo jednoznačně v její prospěch. *ot*

Moderní tónový generátor

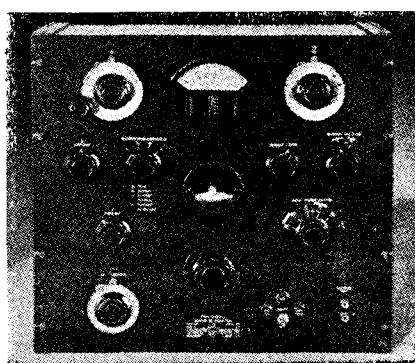General Radio Co. uvedla na trh nový tónový generátor typu 1303 A, přípůsobený moderním požadavkům měřicí techniky. Přístroj dává buď jeden signál, překrývající 20 až 20 000 c/s a 20 000 až 40 000 c/s s odchylkami ± 0,25 dB do 20 kc, ± 0,3 dB do 35 kc, možnost poklesu o 1 dB u 40 kc. Pro měření skreslení metodou stálého rozdílu dává dva



signály, jeden od 20 do 20 000 c/s, druhý větší o stálý rozdíl, který může být 0 až 10 000 c/s. Pro měření skreslení metodou dvou tónů o značném rozdílu (intermodulaci) jsou připraveny dva kmitočty, jeden nastavitelný od 20 do 20 000 c/s, druhý od 20 do 10 000 c/s. Přístroj má tři osciloskopové a tři směšovače, daleko lepší srozumitelnost a výkon. Elektronkový voltmetr, zesilovač se skreslením pod 0,25 % a brumem 0,1 %. Zesilovač s 6 stupni po 10 dB, mezi nimiž je napětí plněním řiditelné. Posun kmitočtu při ohřívání, nejvyšší asi 7 c/s vznikne převážně během hodiny po spuštění a je prakticky ukončen za dvě hodiny. Rozměry jsou 490 × 450 × 375 mm (š × v × h), váží asi 36 kg a ze stříšky spotřebuje 135 W. *P.*

Výstava radioamatérů ve Varšavě

Koncem července bylo na sjezdu ve Varšavě rozhodnuto o sloučení tří dosud samostatných organizací: Přátel armády, Společnosti přátel civilní milice a Jednoty členů klubů krátkovlných amatérů. Nová společná organizace pojme jméno Liga přátel armády a má 1,5 milionu členů. — Spolu se sjezdem byla otevřena výstava výrobků členů v místnostech klubu „Ognisko“. Byly to přijímače, měřicí přístroje všech druhů. Návštěvnici výstavy mohli si také poslechnout záznam svého hlasu na pás. Na výstavě pracoval amatérský vysílač 100 W, jemuž se podařilo navázat spojení i se vzdálenými stanicemi v zámori.

Výroba nejjemnějších drátů

Po dlouhých pokusech podařilo se v Rheinische Feindrahtindustrie, Bergneustadt, vyrobit drát průměru 0,007 mm. Je to o chromoniklovou slitinu s odporem 28 až 30 tisíc Ω/m. Sotva okem pošetitelné vlákno má použití v elektrických měřicích přístrojích. Při tažení prochází 170 diamantovými průvlaky. Cena za 1 kg je 600 DM. — (Feinwerktechnik 1950/1.) — mh


Elektronický vlhkoměr

Šňůra z vlákniny, napojená roztokem vhodné soli, mění svůj odpor podle vlhkosti atmosféry. Toho využívá General Electric v novém vlhkoměru k meteorologickým účelům. Meteorologická sonda nese vedle obvyklého vysílače i můstkový obvod se šňůrou, citlivou na vlhkost. Přístroj vysílá dvakrát za vteřinu impulsy, jejichž amplituda je měřítkem vlhkosti. Přístroj se zvášť dobré hodí k určování rozlohy a vlhkosti mraků. — (Das Elektron, 7/50, str. 220.)

Čištění skla elektronky

Firma Bausch a Lomb vyvinula nový způsob čištění optických skel, která mají být pokryta ve vakuu napájenou vrstvou hliníku. Podle tohoto postupu umístí se skleněné těleso do vysokovakuového zvonu mezi wolfrámovou kathodou a kladně nabité kovový těleso. Elektrony, narážející na povrch skla, ohřejí jej natolik, že znečištění a vlhkost zmizí. Vnitřek skleněného tělesa se však bombardováním neohřeje, takže bezprostředně po přerušení proudu elektronů je možno započít s napájením kovu. (Feinwerktechnik, 1950/1.) — mh

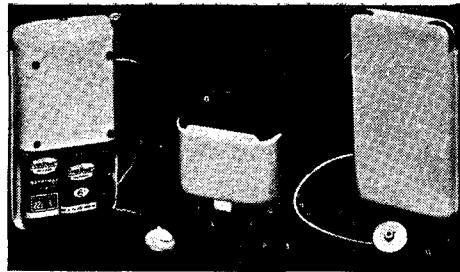• Zesilovače s rozsahem do 10 až 225 Mc (pro tv nebo vvf) vyrábí Daven Co., Newark s tloušťkovou manipulací, jež je nejen přehlednější k obsluze, ale umožňuje i výhodnější oddělení stropního zesilovače a tím větší přesnost. (Electronics 9/50, 3. strana obálky.)



Miniaturní přijimač

Nejmenší bateriový přenosný superhet je bezpochyby Auraton, jehož rozměry a celková úprava připomíná nejmodernější sluchadlo pro nedoslychavé. Váží něco přes 20 dkg, potřebné baterie má uvnitř, reprodukuje přes krystalové sluchátko, které se nosí v ušním boltci a společně s krátkou náhražkou antenou, připnutou po případě na blízký kovový předmět. Přístroj má rozsah 245 až 465 m (laděn je nepohybně změnou indukčnosti vsouváním jader), ale výzkum ukazuje možnost obsáhnout celý obvyklý rozsah středních vln. Výrobce je Auratone Labs, Londýn.

Německá radiová výstava

Rakouské časopisy i švýcarský radiotechnický list Radio Service věnují ve svých posledních číslech soustředěnou pozornost výstavě v Düsseldorfu 18. až 27. srpna. Z novinek, které časopisy zaznamenaly, stojí za zmínu jednoobvodový přijimač Lorenz s dvojskřípkovou. zpravidla i zezadu skoro stejnou lisovanou skřínní, mezi jejimiž půlkami je na deskové kostce sestaven přístroj s elektronkou UEL 71 (tetraoda-koncová pentoda) a s rozsahem st a dl vln. Universální úprava má selen jako usměrňovač. — Řada ukv adaptori i přístrojů k vestavění do běžných přijimačů nejrůznějších úprav i provedení. Philips na př. s jedinou ECH 43, jako průměr zesilující přístroj s vf a audionem se zpětnou vazbou, ale bez superreakce. — Odpory v můstek Rohde-Schwarz, po vyrovnaní udává odpor na čtyři desetinná místa přímo číslicemi v okénkách: polohu desetinné tečky a po př. počet nul na konci určuje prosvětlé znaky. — Schaub nabízí gramofon, sdružený s magnetofonem a s elektronkou EFM 11, odědávána málo používanou. — Siemens používá ve svém superhetu střední třídy cívkového karuselu. — Rozsáhlá propaganda uk vysílání v Německu způsobila, že rozhlasoví účastníci, kteří si zakoupili příslušné přístroje, ať adaptory nebo kombinované přijimače pro am-fm, jsou zkľamáni, neboť možnosti příjmu neodpovídají dosaženému rozšíření přístrojů. (Das Elektron. 9/1950, str. 306; Radio Service, 81-82/1950, str. 1995). mš

Náhražka wolframu

Americká továrna radiosoučástí a usměrňovačů Mallory vyrábí slitinu „Mallory 1000“, která se blíží se svou měrnou vahou wolframu a platiny. Průměr je však nový kov levný, velmi pevný a dá se dobře obrábět. Používá se ho na setrvačníky leteckých gyroskopů, kde je požadován velký hmoty při malých rozměrech. (General-Electric-Rewiew 1950/IV.) — mh

Evropské miniaturní elektronky

K doplnění předchozích zpráv o tomto námětu přinášíme ještě další souborné informace. Koncern Philips (holandské závody a britské fy Philips a Mullard) uvedl na trh tři řady subminiaturních elektronek s evropským způsobem značení. Nová řada pro naslouchací přístroje obsahuje elektronky DL65 a DF65, které jsou o něco

výkonnější než starší typy DF70 a DF71, mají však sníženou žhavicí spotřebu na 12,5 mA (0,675 V/12,5 mA pro DF65 a 1,25 V/12,5 mA pro DL65) proti 25 mA u elektronky D70. Poloviční žhavicí spotřeba zvětší životnost žhavici baterie více než 2,5krát. Pro stavbu drobných bateriových přijímačů a vysílačů byly využity subminiaturní elektronky DAF70 (dioda-nf. pentoda, odpovídající miniaturní DAF91), DF72 (výkonná vf pentoda se strmostí 2 mA/V, odpovídá americké 1LA4), DF73 (řiditelná vf. pentoda, odpovídající DF91), a koncová pentoda DL75 (odpovídá přiblížně DL21). Všechny elektronky mají žhavicí napětí 1,25 V a spotřebu 50 mA. — Pro práci na ultrakrátkých vlnách do 500 Mc/s jsou určeny elektronky EA76 (diodyový detektor nebo směsovací). EC70 (trioda pro oscilátor superhetu do 500 Mc/s). EF70 (pentoda, odpovídající charakteristikou EF6, ale se zvláště konstruovanou brzdící mřížkou) a televisní pentody EF72 (strmá) a EF73 (řiditelná) s max. strmostí 5 mA/V. Řada těchto elektronek je doplněna subminiaturním neonovým stabilisátorem 7OB1 s provozním napětím 70 V a s provozním proudem 5 až 15 mA. Všechny elektronky (s výjimkou EA76) jsou vestavěny do baňky průměru 10 mm a délky 38 mm a mají volné vývody pro naletování. (Journ. of Sc. Instruments, č. 4/1950, str. liv. a katalog Philips, anglické vyd.) O. H.



Kreslení oscilogramu

V Electronics, září 1950, str. 222, nabízí R. A. Waters, Inc., prostý přístroj k usnadnění kreslení oscilogramu podle stínítka obrazovky. Jeho podstatnou částí je přesný optický přístroj s čočkou s dvojitým povlakem, takže vrchní strana má značnou (ovšem neúplnou) odraznost, spodní naopak velkou propustnost. V podstatě však jde o skleněnou desku, drženou stojánkem v úhlu 45° před obrazovkou tak, aby ten, kdo se dívá shora na položený list papíru, viděl současně stínítko a obraz, zdánlivě spočívající na papíře, takže stačí objíždět jeho obrysy tužkou. Přístroj může být leckdy užitečný, pokud nevadí zrcadlová zámezna stran, a jak jsme se přesvědčili, nahradí jej obyčejná skleněná destička ve vhodném stabilním stojánku, který ani nemusí mít osvětlení pro diagramový papír jako na obrázku, protože i za běžného osvětlení je způsob dobré použitelný. Jistě nebude stát pomůcka v této zjednodušené úpravě 19,50 dolaru, jako americký vzor, a tam, kde není zapotřebí průkaznosti přímého snímku, a snímané průběhy jsou na stínítku dostatečně stabilní, může prokázat cennou službu.

Trojnásobný reproduktor


Jensen Mgf. Comp. vynutila novou soupravu reproduktoru pro velmi jakostní přednes. Reproduktor se skládá z obvyklé dvojité koaxialní soupravy (membrána velikého reproduktoru pro hluboké tóny tvorí exponenciální trachytý reproduktoru pro vysoké tóny) a miniaturního reproduktoru o průměru 2 cm, který je určen pro kmitočtovou oblast nad 12 000 c/s a je umístěn uvnitř membrány velkého reproduktoru. K soupravě, která má prý charakteristiku rovnou mezi 25 až 25 000 c/s, dodává firma i potřebné elektrické výhody, takže soupravu lze připojit na každý kvalitní zesilovač. (Electronics, August 50, str. 11.) H.

Nový elektronový mikroskop

RCA používá pro vytvoření magnetického pole ve svém elektronovém mikroskopu (elektronovou optiku) pouze permanentních magnetů. Tím odpadnou všechny přesné stabilisované zdroje pro napájení solenoidů, což zmenší a zlevní celé zařízení — mikroskop s veškerým příslušenstvím se prodává za méně než 150 000 Kčs. Lineární zvětšení mikroskopu je asi 3000, po doplnění optickým mikroskopem lze dosáhnout celkového zvětšení 300 000, což postačí pro většinu prací technologických i pro účely lékařské. (Electronics, August 50, str. 68.) O. H.

Tefifon, drážkový záznam na pásku

Před řadou let jsme zde četli zprávu o záznamovém způsobu fy Tefi, k němuž bylo používáno normálního kinofilmu s želatinovou vrstvou, a do ní byl obvyklý příčným způsobem ryt záznam. Pásek dlouhý několik desítek metrů byl svými konci spojen a záznamová drážka na jeho povrchu tvorila dlouhou spirálu. Pásek se odvíjel s vnitřní strany svítku a po projití hlavou veden dovnitř, kde se ukládal, jeho závity poněhluhlu rostly, až se dostaly na vnější stranu. — Pokud si vzpomínáme, nebyl tehdy záznam zvláště jakostní, jako vůbec záznamy na želatinu. Letos vystavovala však Tefi přístroj pro přenos reprodusované hudby, a její výrobek vzbudil značnou pozornost. Asi 30 m nekončité pásky s umělé hmoty, uložené ve svítku v lisované krabičce tvaru tlusté knoflíky, nese 56 drážek a dává hodinový nepřetržitý pořad na přehrávacím přístroji, podobném magnetofonu. Protože záznam je zase drážkový, je místo snímací hlavy přenoska s trvalým hrotom, spojená s indikátorem

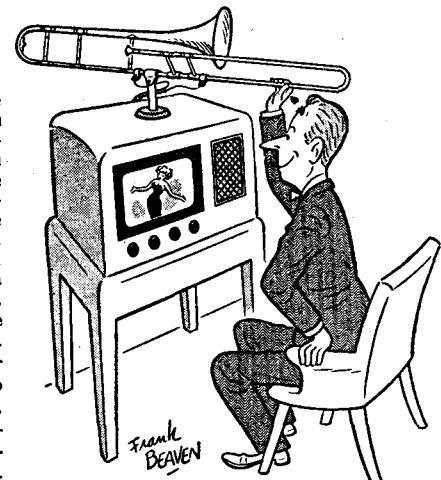

Muzikantův složený dipól (s dolaďováním)
(Radio-Electronics.)

rem polohy, takže je možné kteroukolи drážku rychle najít. Přednes je asi takový jako u desky, rychlosť pásky 45.6 cm/s.

Zajímavé také je, že pásky s programem pro přístroj Tefi jsou prý vyráběny lisováním, tak jako desky. Snímáním originálního pořadu se nejprve vyryje základní páška, která se galvanisací pokryje tenkou vrstvou kovy. Tou se vylisuje fada negativu na pášky podobného druhu, které po galvanickém pokovení slouží k lisování pásek pro reprodukci. Děje se to současným projtim pokovené pásky razící a pásky čisté mezi válečky za určitého tlaku a teploty. Tím ovšem vznikne páška pírušená, ta se však po vylisování dá spojit v nekončitou tak dokonale, že přechod spojem nelze v přednesu postřehnout. (Das Elektron, 9/1950, str. 249).

Nová obrazovka pro televizi

V laboratořích Philips byla předvedena nová obrazovka pro přijímače, která zmenšíuje blikání obrazů. Citlivé stínitko obrazovky se skládá ze dvou fluoreskujících látek, z nichž jedna svítíkuje mohre a má krátkou dobu setrvačnosti (světelnost poklesne na 37 % původní hodnoty během 0.1 milisekundy), druhá svítíkuje žlutě a má setrvačnost 10 milisekund. Výsledné světlo je běložluté a má celkovou setrvačnost (pokles světelnosti až na šest procent) asi 1/25 sec. čili tolik, kolik čini počet obrazů za vteřinu. Rychle se pohybující předměty mají sice na této obrazovce žluté kontury, protože však lidské oko není kritické na rychle se měnící tvary, tento zjev neruší. Světelnost obrázku je však možno zvětšit pro stejně blikání asi sedmkrát, takže i obrazy, vysílané podle evropských normy (50 snímků za vteřinu) lze pozorovat za plného denního světla. Předvedení obrazovky bylo tak působivé, že všichni evropští delegáti studijní skupiny CCIR, kteří mají podat návrhy na evropskou nebo i světovou televizní normu, se rozhodli, že normalisují počet snímků za vteřinu na 50, přes velmi působivé zkoušky, kterými byla v laboratořích RCA dokazována výhodnost 60snímkové normy. (Electronics, Ang. 50, strana 70.) —rn—

Transistor pro vvf.


Krystalových triod (transistorů) lze v původní formě používat jen asi do 10 Mc/s, potom je doba průchodu „dér“ v germaniovém polovodiči již srovnatelná s periodou příváděného napětí, takže dosažitelný zisk v transistoru rapidně klesá (obdobný zjev jako u elektronek, jejichž kmitočet je dán dobou doletu elektronů od katody k anodě). C. B. Brown v Námořní laboratoři ukázal theoreticky i prakticky, že dobu průchodu „dér“ v transistoru lze podstatně zkrátit a mezný kmitočet zvětšit, vloží-li se transistor do magnetického pole kolmo na rovinu, proloženou kolektorem a emitem (obraz 1.). Čím je toto magnetické před-

pěti větší, tím rychleji postupují „díry“ v germaniu a tím větší kmitočty může transistor zpracovat. Při silné pole 2.5 kG lze dosáhnout podstatného zisku ještě při 50 Mc/s. Theoretické úvahy byly demonstrovány na jednoduchém mf zesilovací s kmitočtem 23 Mc/s (obraz 2.), kde s jediným transistorem jako zesilovacem a varistorem jako detektorem bylo mezi vstupními a výstupními svorkami dosaženo napěťového zisku 30.

Zdá se tedy, že transistory skutečně vytáčí z mnoha přístrojů elektronky, protože jejich různá omezení jsou postupně odstraňována. Experimentátory zde čeká nejen mnoho práce, ale i překvapení. (Electronics, červenec 1950, str. 81.) oh

Obrazový generátor

Sladění televizního přijímače je mnohem složitější než sladění nejkomplikovanějšího přístroje pro am nebo fm. Vf a mf část možno sice správně sladit jednoduchým oscilátorem (kmitočtově modulovaným) a osciloskopem, avšak nastavení obrazového zesilovací a rádkového a obrazového generátoru lze provést přesně jen v době, kdy nějaká stanice vysílá zkusební obraz (monoskop: „Indián“, viz RA č. 5/1948, str. 126). Vyrábějí se sice modulátory pro tv signální generátory, které vytvoří na stínitku jednoduchý obrazec (větinou šachovnicí), ten buhužel málo řekne o lineáritě časových základen, o synchronisaci a jemnosti členění.

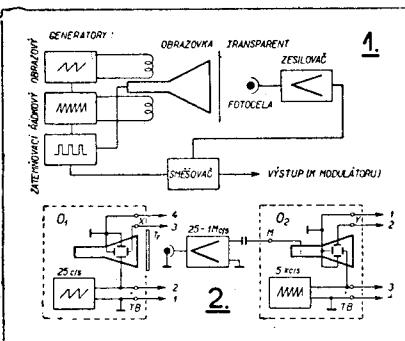

V laboratoři fy Hazeltine byl proto vynut jednoduchý generátor, který vytváří přímo signál odpovídající normálnímu zkusebnímu obrazci. Principiální schema modulačního generátoru je na obrazu 1. Na stínitko normální tv obrazovky je připevněn transparent se zkusebním obrazcem a před ním citlivá vakuová fotonka se zesilovacem. Elektronový paprsek je vychylován jednak obrazovým generátorem, jednak generátorem rádkovým, takže 30krát za vteřinu prosvítí bod po bodu celý obraz. Světelný tok, procházející jednotlivými body transparentu, dopadá na fotonku a na výstupu zesilovací vznikne signál, odpovídající obrazu na transparentu. Ten se smíší ve směšovači se zatemňovacími impulsy, které synchronizují rádkový generátor (obrazový generátor je synchronován sítí). Na výstupu směšovače je signál skoro totožný se signálem vysílaným normální tv stanici, neobsahuje však obrazové synchronizační impulsy, což nevadí, protože přijímač lze synchronovat ze sítě. Tento signál je možno přivést buď přímo na obrazový zesilovací přijímače, nebo jím modulovat měrný oscilátor, kterým je přijímač sladován. Opravář může tedy provést přesné nastavení celého tv přijímače i v době, kdy stanice nevysílá, nebo

v místě mimo její dosah. Celý obrazový generátor obsahuje jen 18 elektronek a je asi tak nákladný jako standardní tv přijímač.


Podobného principu bylo použito v zapojení, kterým byly demonstrovány principy televize na jedné zahraniční vysoké škole (zapojení bylo také několikrát popsáno v cizí literatuře). Jelikož je k němu zapotřebí jen dvou standardních osciloskopů, vakuové fotonky a měrného zesilovací, tedy běžných přístrojů, seznámíme s ním i naše čtenáře. Na stínitko osciloskopu O1 (obraz 2.) je připevněn transparent s libovolným černobílým obrazem. Časová základna tohoto osciloskopu je připojena na vertikální destičky O1, spojena vedením (1,2) s vert. destičkami osciloskopu O2 a nastavena na 20 až 30 c/s (na přesné hodnotě nezáleží). Časová základna O2 je nastavena asi na 5 kc/s a je spojena také (dráty 3,4) s horizont. destičkami osciloskopu O1. Tímto způsobem vytvoří generátory pilových kmitů obrazový a rádkový rozklad a současně přesné synchronní pohyb elektronového paprsku obou osciloskopů. Světelný tok, dopadající na fotocestu umístěnou před stínitelem O1 a chráněnou před vnějším osvětlením, je úměrný průsvitnosti jednotlivých bodů transparentu. Napěti z fotonek modulují po zesílení paprsek O2, a jelikož se oba paprsky O1 a O2 pohybují synchronně, vytvoří se na stínitku O2 obraz, odpovídající transparentu. Rozlišovací schopnost této „televise“ je asi 200 rádek. Použíjeli se stínitky s větší setrvačností, zmenšíme kmitočet čas, základny až na 15 c/s a vystačí-li se s hruškou členěním, je možné úměrně omezit i kmitočet O2 až na 2 kc/s, takže pro zesílení napěti z fotonek postačí dobrý nf zesilovací s charakteristikou rovnou v rozmezí asi 15 až 20 000 c/s. Velmi lehce lze demonstrovat vliv změny počtu obrazů a rádek pouhým přepínáním časových základen v O1 a O2, vliv zesílení (obrazového zesilovací fotonek) na kontrast obrazu a podobně. Zapojení tedy představuje dobrou demonstrační a cvičební pomůcku, kterou je možno snadno sestavit za několik hodin. (Electronics, srpen 50, str. 13 a 102.) O. H.

Nejtenčí měděná folie

Londýnská fa N. M. Rothschild běžně dodává měděná folie až do tloušťky 0.00012 palce (0.00305 mm) v rozmezí 30 x 5 palců. Je možné také vyrobít libovolně dlouhý pás šířky 7 1/4 palce (18.5 cm). Podle sdělení je tato folie thermicky tvrzená (temperována), aby se při manipulaci příliš snadno nepoškodila. Její minimální elektrická vodivost je $1.64 \mu\Omega/cm^2$, chemické složení odpovídá standardní elektrolytické mědi. Po jedné straně je leštěna a může být po jedné nebo obou stranách pozlacena, stříbřena, niklována, zinkována, kadmiována nebo cínována. Pro speciální účely dodávají se kusy zkoušené světlem, prosté dírek. Dá se očekávat, že tento materiál bude také použit při výrobě kondenzátorů a tiskacích okruhů. (Journal of Scientific Instruments, 1950/6.) —mh

Prostý odmagnetovač

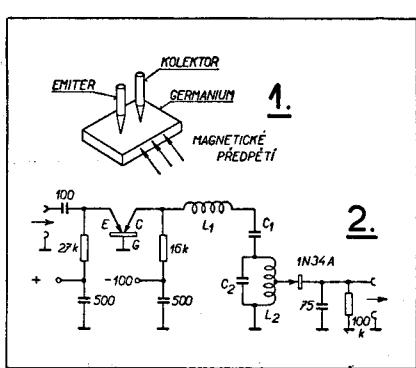Ten, kdo používá pistolového pajedla s přímým žhavením topného drátu (viz RA č. 6/1948, str. 171, nebo RA č. 6/1946, str. 148), může nejenom magnetickým polem v okolí drátu přidržet železný šroubek, ale také prostrčením hodinek nebo jemných nástrojů smyčkou drátu provést odmagnetování, k němuž často dojde vlnou permanentního magnetu v reproduktoru nebo ss pole tlumivky.



KOMBINOVANÁ ZPĚTNÁ VAZBA

Ing O. A. HORA

Současným použitím kladné i záporné zpětné vazby je možné získat zesilovač s vlastnostmi obvodu s velmi značnou zápornou zpětnou vazbou (malé skreslení a výstupní odpor), ale se ziskem jen málo zmenšeným proti úpravě bez vazby.

Rozvoj kmitočtové modulace, televize a použití elektroniky ve všech oborech měřicí techniky a průmyslové kontroly klade stále větší nároky na jakost elektronkových zesilovačů tónových kmitočtů. Běžné požadavky jsou stabilita, velký vstupní a malý výstupní odpor, široký kmitočtový rozsah a malé amplitudové (nelineární), kmitočtové (lineární) a fázové skreslení. Také zakmitávací charakteristika musí být u zvukových, obrazových a servomechanických zesilovačů dobrá. To všecko je obtížné splnit klasickými způsoby. Použití záporné zpětné vazby zjednoduší sice značně tento problém, ale přísnější podmínky vedou k zesilovačům s velkým počtem málo využitých elektronek.

Lidský sluch na př. je s to postřehnout ještě 0,5 % skreslení druhou harmonickou. Tak malé hodnoty, při zachování (přibližně) jmenovitého výkonu s obvyklými 10 % skreslení, je lze dosáhnout s negativním zpětnou vazbou alespoň 26 dB, která však také o stejnou hodnotu zmenší zisk zesilovače a přidá nezbytnost ne vždy snadné stabilisace v okrajových oblastech přenášeného pásma. V poslední době se začalo používat kombinované pozitivní a negativní zpětné vazby (princip je znám již delší dobu), která umožní s poměrně malou ztrátou zisku sestřít zesilovač blízký ideálnímu. Princip objasníme theoretickou úvahou a poté na příkladě ukážeme použití. Uvedeme však hned, že samotný návrh obvodu není vždy snadný a že možnost nadzvukových oscilací, s nimiž konstrukteři nejdoucí těžce zápolí i při pouhé neg. vazbě, je tu ještě zvětšena.

Zesilovač se zpětnou vazbou.

Obecné schéma zesilovače se zpětnou vazbou (negativní nebo i pozitivní) je na obraze 1. Zesilovač má vstupní impedanci Z_1 , výstupní Z_2 (vnitřní odpor zesilovače a jeho zátěž paralelně) a jeho zisk (bez zpětné vazby) je

$$A_1 = e_2/e_1 \quad (1)$$

Cást výstupního napětí αe_2 se vede zpět na vstup zesilovače, který je současně buzen generátorem s velmi malým vnitřním odporem a s napětím e_1 . Zesilovač má tedy napěťovou zpětnou vazbu — tou se budeme nadále výlučně obírat — a jeho skutečný zisk je

$$A = e_2/e_1 \quad (2)$$

Napětí na svorkách 1–2 je součet

$$e_1 = e_1 + \alpha e_2 = e_1 + \alpha A_1 e_1 \quad (3)$$

proto lze spojit (1), (2) a (3) a vyjádřit zisk A :

$$A = \frac{A_1}{1 - \alpha A_1} \quad (4)$$

což je I. základní vzorec zpětnovazebního zesilovače. Výraz $1 - \alpha A_1$ je činitel zpětné vazby, často se vyjadruje v dB.

Vstupní odpor takového zesilovače (jak se jeví na svorkách 3–4):

$$Z_1 = e_1/i_1 \quad (5)$$

kde proud i_1 musí být e_1/Z_1 . Ze vzorce (3) lze e_1 vyjádřit jako $e_1/(1 - \alpha A_1)$. Spojením těchto výrazů a dosazením do (5) výjde vstupní odpor zesilovače

$$Z_1 = Z_1 (1 - \alpha A_1) \quad (6)$$

(II. základní vzorec zpětnovazebního zesilovače.)

Výstupní odpor zesilovače lze vypočítat z Kirchhoffova zákona. Vstupní svorky 3, 4 se spojí nakrátko (viz obrázek 2) a na výstup se připojí generátor G , který dává napětí e_2 . Část tohoto napětí αe_2 objeví se na vstupu zesilovače, po zesílení také na výstupu jako $A_1 \alpha e_2$, a působí napětí e_2 (jak vyplývá z připojení zpětnovazebního obvodu na výstup), takže na impedanci Z_2 je napětí

$$e_0 = e_2 - A_1 \alpha e_2 \quad (7)$$

Proud i_2 musí podle Ohmova zákona být e_0/Z_2 a výstupní odpor zesilovače (na svorkách 5–6)


$$Z_0 = \frac{e_2}{i_2} \quad (8)$$

je tedy dán vztahem [III. základní vzorec, spojením (7) a (8)]

$$Z_0 = \frac{Z_2}{1 - \alpha A_1} \quad (9)$$

Vlivem kolísání napájecích napětí, sáruňutí elektronek a součástí, a jinými vlivy mění se zisk zesilovače (bez zpětné vazby) o nějakou část ΔA_1 . Jsou-li tyto změny tak malé, že ΔA_1 lze považovat za diferenciál dA_1 , je možno derivaci (4) vypočít změnu zisku v zesilovači se zpětnou vazbou
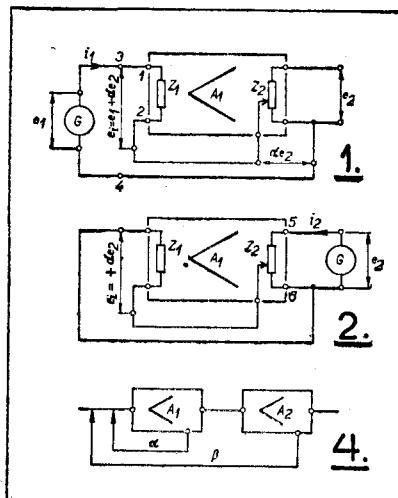
$$dA = \frac{\alpha A_1}{(1 - \alpha A_1)^2} \quad (10)$$



a z toho tak zvanou relativní změnu zisku dA/A , cíli stabilitu zesilovače (IV. základní vzorec)

$$\frac{dA}{A} = \frac{\alpha A_1 / A_1}{1 - \alpha A_1} \quad (11)$$

Není-li změna zisku velmi malá, je nutno počítat přesněji. Z rovnice (4) lze psát

$$\Delta A + A = \frac{A_1 + \Delta A_1}{1 - \alpha(A_1 + \Delta A_1)} \quad (12)$$

a jednoduchým postupem se vypočte

$$\frac{\Delta A}{A} = \frac{\Delta A_1 / A_1}{1 - \alpha(A_1 + \Delta A_1)}$$

Ve skutečnosti je stabilita o něco menší (nebo větší) než vychází z (11). Většinou však vyhovuje přesnost vzorce 11.

Každé skreslení v zesilovači vzniká změnu zisku. Amplitudové skreslení způsobuje změny A_1 v závislosti na velikosti napěti (nelineárnost charakteristik elektronek), kmitočtové skreslení působí změna zisku v závislosti na kmitočtu (vazební a rozptylové kapacity indukčnosti), fázové skreslení způsobuje změnu fáze zisku A_1 (který má obecně reálné a imaginární složky). Změnil-li se tedy stabilita zesilovače vlivem zpětné vazby, jak udávají vzorce (11) respektive (13), musí se ve stejném poměru změnit všechny druhy skreslení D_1 , tedy (podle (11) skreslení zesilovače se zpětnou vazbou je

$$D = \frac{D_1}{1 - \alpha A_1} \quad (14)$$

Odvozené vztahy platí obecně pro jakékoli A_1 a α , reálné, imaginární nebo komplexní (ve skutečnosti nejčastější případ). Zisk zesilovače nemí totiž určen jen ziskem jeho jednotlivých elektronkových stupňů (reálná část A_1), ale také rozptylovými a vazebními kapacitami a indukčnostmi (jalová, imaginární část zisku A_1). V dělení zpětnovazební větve α se uplatňuje vedle odporu (reálná část) také kapacity a indukčnosti (imaginární část). Při řešení vzorce zpětné vazby budeme nejprve předpokládat, že součin αA_1 je reálný (bez jalových vložek). Tento případ může nastat buď jsou-li α i A_1 reálné (u zesilovače většinou v oblasti kmitočtů uprostřed přenášeného pásma, kdy se již neuplatňují vazební kapacity a indukčnosti a ještě lze vliv rozptylových kanalizací a indukčností zanedbat), nebo ruší-li se v tomto součinu imaginární členy. Jak ukážeme v kapitole o stabilitě zpětnovazebního zesilovače, vlastnosti zpětné vazby záleží skutečně na reálné části součinu αA_1 .

Řešení základních vzorců.

V zesilovači se zpětnou vazbou mohou nastat čtyři případy: a) Součin αA_1 je reálný a menší než nula (t. j. záporný). Potom podle (4) zisk zesilovače klesne (jmenovatel zlomku je větší než 1), výstupní odpor stoupne (6), výstupní odpor poklesne (9) a skreslení se zmenší (11) resp. (14). Takový případ se nazývá zpětnou vazbou. Souhrnně lze vlastnosti zesilovače s napěťovou neg. zpětnou vazbou napsat

$$\alpha A_1 < 0$$

$$A < A_1; Z_1 > Z_2; Z_0 < Z_2; D < D_1$$

Obrázek 1. Blokové schéma zesilovače se zpětnou vazbou. — Obrázek 2. Náhradní schema pro výpočet výstupního odporu. — Obrázek 4. Blokové schéma zesilovače s kombinovanou zpětnou vazbou.

Výstupní odpor

$$Z_0 = Z_2 \frac{1 - \alpha A_1}{1 - N} \quad (19)$$

Stabilnost (nebo skreslení)

$$D = \frac{D_1}{1 - N} + D_2 \frac{1 - \alpha A_1}{1 - N} \quad (20)$$

nebo přesněji

$$D = \frac{D_1}{1 - N} + D_2 \frac{1 - \alpha A_1}{1 - N} + \\ + D_1 D_2 \frac{1 - \alpha A_1}{1 - N} \quad (21)$$

kde D_1 je skreslení stupně A_1 , D_2 je skreslení stupně A_2 . Je-li v takovém zesilovači člen αA_1 kritický, t. j. roven +1, a součin $\beta A_1 A_2$ záporný (neg. zpětná vazba); je zisk zesilovače dán podle (17)

$$A = 1/\beta$$

tedy zcela nezávislý na vnitřních podmínkách v zesilovači. Analogicky lze dosazením do (18), (19) a (20) vypočítat, že vstupní odpor je nekoncový, a výstupní nulový

$$Z_i = \infty \quad Z_o = 0$$

a skreslení je dánou

$$D = D_1 / (\beta A_1 A_2)$$

Výraz neobsahuje D_2 , skreslení výstupního zesilovače A_2 je zcela potlačeno, zesilovač má jen zbytek skreslení D_1 (v zapojení podle 4. vzniká D_1 v předzesilovacím stupni a je tedy velmi malé). Zesilovač s kombinovanou pos. a neg. zpětnou se přibližuje ideálnímu zesilovači.

Zásady návrhu.

Theoreticky by první zp. v. obvod měl mít součin αA_1 roven přesně +1. Lze dokázat, a praxe to potvrdila, že výsledky se málo liší od optimálních, je-li součin αA_1 v mezech 0,8 až 1,25, nevyžaduje tedy pos. zpětná vazba choulostivé nastavování a obvod je možno sestavit ze součástí s běžnou tolerancí ($\pm 10\%$). Aby byl zesilovač za běžných okolností stabilní, nesmí mít člen N hodnotu větší než +0,5 (z Nyquistovy podmínky oscilaci, která platí i pro tento případ). Z toho vyplývá, že součin $A_1 A_2 \beta$ (obvod neg. zpětné vazby) musí být záporný a větší než 0,5, čili neg. zpětná vazba asi 4dB. V praxi se ukázalo, že vhodný kompromis mezi stabilitou a hospodárností je neg. zpětná vazba 10 až 15 dB ($A_1 A_2 \beta = -1$ až -2). Jelikož N se při žádném kmitočtu nesmí rovnat +1, nesmí být také nikdy $A_1 A_2 \beta = 0$. Tuto podmínu nelze prakticky splnit, proto obvod pos. zpětné vazby α musí být kmitočtově závislý a pos. zpětná vazba se změní na negativní při kmitočtech, kdy se součin $A_1 A_2 \beta$ (změnšením A_1 a A_2 při velmi vysokých kmitočtech) začne blížit nule.

Úsporný zesilovač.

Praktické použití kombinované zpětné vazby je na obraze 5. Je to schema nf zesilovače a koncového stupně pro jakostní a levný televizní přijímač. Vstupní signál z detektoru se nejprve zesílí v triodě V_1 a přivede se přes vazební a filtrační členy na část V_2 dvojité triody 6SN7, která pracuje jako druhý zesilovač. Druhá polovina 6SN7 (V_3) pracuje jako samočinný obraťec fáze. Jelikož v anodovém obvodu V_3 je napětí stejně fáze jako na mřížce V_2 , způsobuje obvod $R1C1$ pos. zpětnou vazbu v oblasti nf pásma. Při menších kmitočtech $C1R1$ a při větších $C2R2$ posouvá fázi přívaděného napěti spolu s ostatními složkami smyčky tak, že kladná zpětná vazba se promění v zápornou, aby zesilovač byl stabilní, i když zisk koncového

stupně vlivem rozptylových indukčností klesne na nulu. Souměrným napětím z V_2 a V_3 se budi koncové elektronky V_4 a V_5 . Neg. zp. vazba se přivádí ze sekundáru výstupního transformátoru na kathodu V_2 , transformátor je tedy zahrnut v obvodu kombinované zpětné vazby a jeho skreslení a ohmický odporník vinutí se také potlačí. Proto je zesilovač skutečně velmi úsporný. Má výkon asi 8 W, při čemž výstupní transformátor je poměrně malý. Souměrný stupeň kompenzuje ss magnetizaci v jádře, indukčnost nemusí být veliká, protože výstupní odpor je prakticky nulový. Ztráty v mědi je možno zvětšit až na 20 % a střídavé sycení jádra je možno bez obav zvolit jako u transformátorů síťových (10 až 13 kG).

Dobré vlastnosti zesilovače vysvitnou z tabulky, sestavené na základě měření skreslení při výstupním výkonu 8 W na kmitačce reproduktoru 3,9 Ω.

Skreslení % pro Kmitočnou bez vazeb s nez. vaz. s komb. čet c/s harm. čet c/s

100	2	0,6 %	0,07 %	0,12 %
3		6,0 %	2,2 %	0,094 %
400	2	1,4 %	0,3 %	0,2 %
	3	7,0 %	2,4 %	0,24 %

Charakteristika zesilovače je $\pm 1 \text{ dB}$ od 35 c/s až 70 kc/s (včetně transformátoru!). Odepnutím reproduktoru se změní svorkové napětí sekundáru transformátoru jen o 0,5 dB v celém rozsahu. Zesilovač se seriově vyrábí z běžných součástí, aniž při výrobě nastaly potíže. Výsledky v sérii se liší od uvedených nejvýš o 10 %, což je mnohem méně než možný součet odchylek charakteristik běžných elektronek, odporek a kondensátorů.

Závěr.

Spojením pozitivní a negativní zpětné vazby je možno sestrojit jednoduchý zesilovač, jehož zisk prakticky nezávisí na změnách při provozu (kolísání napěti, stárnutí a tolerance elektronek a součástí), jeho skreslení je zanedbatelné, vstupní odporník je velký a výstupní skoro nulový. Zapojení se hodí i pro seriovou výrobu.

Literatura

- H. Nyquist: Regeneration Theory, Bell System Tech. Journal, July 1932, str. 126 a další.
- Peterson, Kreer and Ware: Regeneration Theory and Experiment, Proc. I. R. E., October 1934, str. 1191.
- J. C. West: The Nyquist Criterion of Stability, Electronics Engineering, May 1950, str. 169.
- J. M. Miller, Combining Negative and Positive Feedback, Electronics, March 1950, str. 106.


Mnohonásobný FM přenos

Fa Multiplex Development Comp. dostala od Federální komise (FCC) povolení, aby provedla na stanici WGNY-FM devadesátidenní pokusy s novým mnohonásobným způsobem modulace FM vysílačů. Timto způsobem je možno vysílat současně jedním FM vysílačem kromě obvyklého programu (jehož kvalita a kmitočtový rozsah nemí nikterak ovlivněn) ještě několik dalších pořadů, aníž se tím rozšíří používané kmitočtové pásma. Zkušky s novým systémem budou provedeny na frekvenci 97,9 kc/s s výkonem 4 kW. Podrobnosti o způsobu vysílání a metodě přijímání a výběru jednotlivých pořadů nebyly prozatím uveřejněny. (Electronics, August 50, str. 222.)

THOMSONŮV MOST

V č. 7 t. 1. zopakoval Ing. O. Horna teorii Thomsonova mostu na měření malých odporek, v č. 8 uveřejnil některé zajímavé výsledky měření s ním. Možná, že by si mnohý z pokročilejších pracovníků rád podobný můstek pořídil, aby sám mohl ověřit hodnotu použitých spinacích součástí a pod. Mimo to se Thomsonův můstek výborně uplatní i při opravách motorů, transformátorů a pod., kdy odpory některých vinutí bývají zlomky ohmů, takže na př. rozdíl, způsobený zkratem, obecným Wheatstonovým mostem nezjistíme.

Výroba nevyžaduje velkého nákladu, ani neklade mimořádné požadavky na technické vybavení dílny. Obraz 1 ukazuje zapojení můstku: Normálním odporem je potenciometr R_n , s něhož odbočujeme na

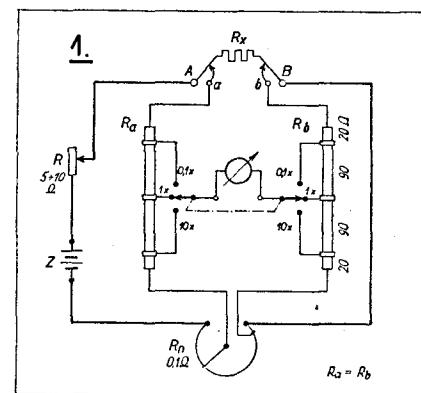

Obraz 1. Zapojení Thomsonova můstku se třemi rozsahy, 1 až 0,001 ohmu.

pěti, potřebné ke kompenzaci napětí na měřeném odporu R_x . Poměrovými odpory R_a , R_b můžeme měnit rozsahy v poměru $R_x : R_n = 10 : 1 : 0,1$. Zvolíme-li tedy na př. $R_n = 0,01$ až 0,1 ohmu, bude rozsah můstku 1 až 0,001 ohmu, což pro běžnou praxi postačí. Přepínání poměrových odporek je pro zjednodušení a možnost použít běžného přepínače poněkud pozměněno proti můstku na obraze 7 v č. 7 t. 1. Reostat R je k nastavení proudu baterie Z na takovou hodnotu, aby se R_n ani R_x nepřehřívaly.

Normál R_n zhovějme takto. Opatříme si kus nikelinového, nebo lépe konstantanového, manganičového drátu \varnothing asi 1 mm, z něhož na přesné Wheatstonovo můstku odměříme část o odporu právě 1 ohm. Změříme délku tohoto drátu, naměřenou hodnotu dělme 10 a na též kuse drátu ji vytýcme tak, že na něj připájíme dva příčné průřezu z měděné folie nebo rozklepaného drátu prům. asi 0,3 mm. Potom vypichneme z pertinaxu 3 až 5 mm silněho kotouč takového průměru, aby jeho obvod byl o 2 až 3 cm větší, než je naměřená délka drátu. Střed kotoučku protáhneme na průměr ložiska a na obvodu — máme-li soustruh — vysoustržíme mělkou drážku k vedení odpornového drátu. Do kotoučku vyvrtáme dvě dírky asi 2 mm, vzdálené od sebe 10 až 15 mm a od obvodu 4 mm.

Připravený odpornový drát navineme do drážky tak, aby oba průřez byly stejně

NA MĚŘENÍ MALÝCH ODPORŮ

Ing Karel KRATOCHVÍL

daleko od vyvrtaných otvorů a prozatímne jej upevníme zkroucením *mezi* otvary. Těmi provlékneme měkký měděný drát, jímž odporový vodič ke kotoučku definativně připevníme. Tyto bandáže ještě proletujeme a přebytečný odporový drát těsně za nimi odštípneme.

Po namontování běžce, který na hřídelkách dobré přitáhneme matkou M 4 s podloženým spájecím očkem k připojení měkkého vývodního kabelku, zavrtáme ještě do kotoučku dorazový kolík, omezující pohyb běžce k oběma pražcům. Na pomocné papírové stupnice vyznačíme obě polohy běžce, kdy je dotyk sběrače právě nad *hranicemi* pražců. Odpovídající úhel na stupnici rozdělíme úhlověremem 10 dílků po 0,01 ohmu, které pro snazší odečítání rozdělíme na 5 až 10 dílů. Stupnice pak budeme překreslit na papír nebo vyryjeme na kovový kotouček. Můžeme očekávat, že přes popsané zjednodušení nebudu chybou můstku větší než 5 až 10 %, což je u malých hodnot přípustné.

Poměrové odpory R_a a R_b jsou shodné, mají celkový odpor po 220 ohmeh, odbočky na 20, 110 a 200 ohmeh a nastavíme je podle jiného můstku navinutém na pertinaxový pásek nebo váleček z vhodného odporového drátu, nejradičji konstantanu 0,15–0,2 mm. Pro přesnost měření není rozhodující přesná absolutní hodnota těchto odporů, ale poměr 20 : 200, 110 : 110, t. j. 1 : 10, 1 : 1.

Reostat R má odpor 5 až 10 ohmů a je možné použít staršího žhavicího, který převineme silnějším drátem, byl-li původní odpor příliš velký. Přepinač rozsahu je dobrý dvoupólový, třípolohový, třeba radiový typ.

Součásti namontujeme na pertinaxovou destičku vhodné velikosti a síly 4 až 6 mm, která tvoří víčko dřevěné nebo plechové krabičky. Při zapojování je jedinou podmínkou dosáhnout malého odporu, zejména v proudovém, na schématu silně vytázeném obvodu. Použijeme proto spojovacího drátu 2 mm, při čemž spoj mezi svorkou B a potenciometrem R_n budiž co


nejkratší. Proudové přívody připojujeme k R_n na bandáze, kdežto pražec a střední vývodní kablik připojuje se jen k poměrovým odporům.

Použití

Při měření malých odporů je třeba dbát několika okolnosti, máme-li dostat správné hodnoty. Měřený R_x , na př. bočním ampérmetru, připojíme krátkými, silnými přívody ke svorkám A , B . Svorky a , b spojíme s oněmi body odporu, mezi nimiž chceme odpor měřit, tedy u bočníku s vývody pro připojení milivoltmetru. Za zdroj proudu Z použijeme akumulátoru 2 až 4 volty, dostatečné kapacity, aby při měření neklesalo napětí (klesání má vliv jen na citlivost, nikoli na správnost využívání můstku). Z téhož důvodu nepoužijeme ani akumulátoru příliš vybitého, ani čerstvě nabitého. Galvanometr musí být velmi citlivý, nejlépe zrcátkový, je možné však místo něho použít sluchátko, které pak musí mít přerušovač. Dobře se k tomu hodí pérová kmitka, která byla popsána v tomto listě v návodu na stavbu jednoduchého Wheatstonova můstku v č. 7/1947, str. 188.

Běžec měrného odporu dáme asi do třetiny, reostatem R nastavíme nejmenší proud a nejprve zhruba voličem rozsahu, potom jemněji odparem R_n hledáme nulovou výchylku galvanometru, nebo nejmenší hlasitost ve sluchátkách. Taktto nalezené minimum bude někdy příliš ploché, t. j. prakticky nulová výchylka bude se rozprostírat na několika dílkách stupnice. V tom případě zvětšíme proud v silně vytázeném obvodu reostatu R , při čemž ovšem dbáme toho, abychom nepřetížili měřený odpor, hlavně však měrný potenciometr. Přehřívání jeví se putováním nulového bodu, t. j. naměříme jiný odpor ihned po zapnutí baterie a jiný po několika vteřinách po zapnutí.

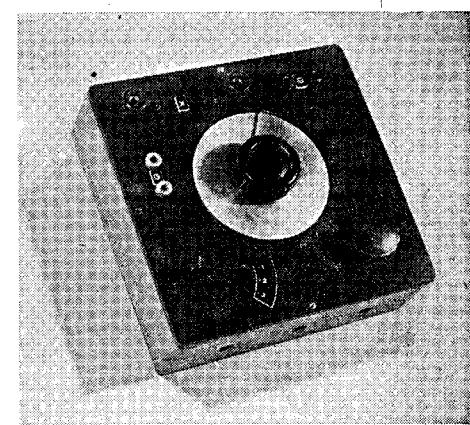Ostatní poučení obsahují citované články v č. 7 a 8 t. l. Všeobecné zásady stavby měřidel byly tu už mnohokrát připomenuty v souvislosti s podobnými náříky. Jednoduché pokusy a zkoušky přivedou ostatně každého na stopu běžných nedopatření.





Hotový můstek amatérského provedení. Dva páry svorek X jsou pro připojení měřeného odporu, na svorky B se připojuje akumulátor, na svorky G galvanometr nebo sluchátko s přerušovačem. Vlevo dole přepinač rozsahu, uprostřed měrný odpor R_n .

nuty v souvislosti s podobnými náříky. Jednoduché pokusy a zkoušky přivedou ostatně každého na stopu běžných nedopatření.

Stručný návod na méně běžný, ale velmi užitečný měřicí přístroj jistě postačí zájemcům, kteří už vyspěli nad základní úroveň v radiotechnice. Přístroj sám je v poměru ke svým možnostem neobvykle prostý a levný, a i když jej omezení v zjednodušené koncepci a cejchování činí méně přesným než jinak můstky bývají, prokáže i tak znamenité služby v oboru, pro něž je určen.


Nejjednodušší přijímač vvf

Je jím uzavřená krabička s tenkou stěnou, naplněná plynným čpavkem. Dopadne-li na ni elektromagnetická vlna o kmitočtu mezi 20 až 26 tisíc Mc/s, absorbuje čpavek energii, ohřeje a roztáhne se. Je-li vvf vlna amplitudově modulována, mění se teplota i tlak plynu podle modulace a chvějící stěny krabičky působí jako membrána reproduktoru.

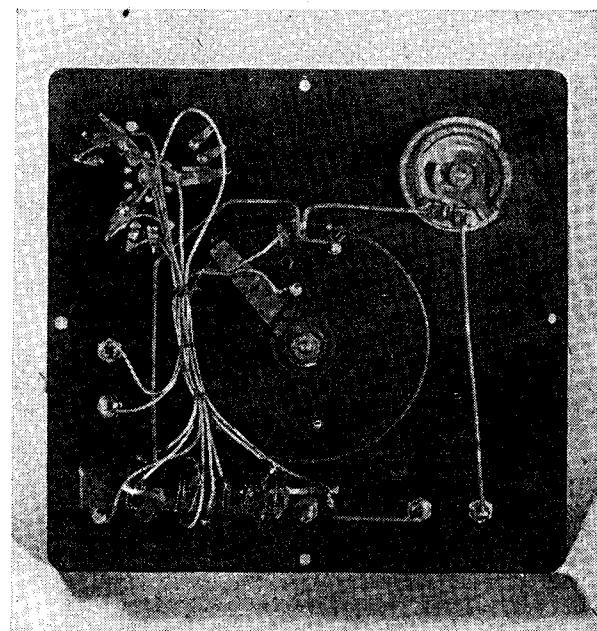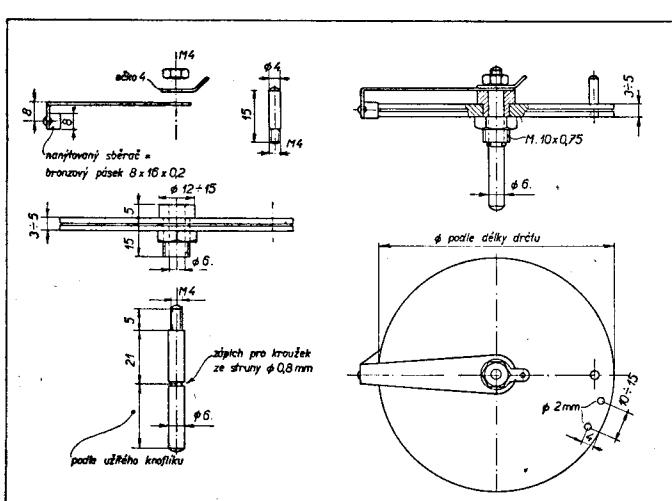

Tabuľka III.a

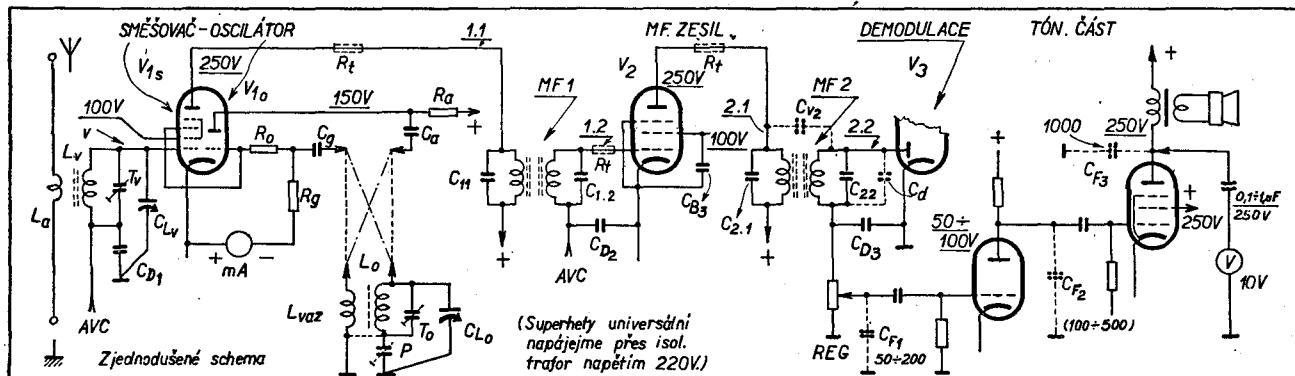DEMODULACE: MF a VF ČÁST STANDARDNÍHO SUPERHETU



P o r a č u j e

Tabulka III.: (Pokračování)

POŘAD	P R I Z N A K	P R A V D E P O D . P R I Č I N A	O V Ě R E N Ī (P O M U C K Y)	O P R A V A	P O Z N Á M K A	
		nota padingu vyhovuje však jen s původní mf a původním C_L . - Poté dokladíme vstup na max. signál, trimrem T_V při otevřeném a indukčnosti L_V při zavřeném C_L . To provedeme všechn rozsazích. Nemá-li přístroj souhlasící stupnice, získanou pečlivým cejchováním s použitým typem C_L , omezíme nejprve rozsahy a zjistíme průběh stupnice na vstupním obvodu (ssací metoda; vyřadit oscilátor a kontrolovat účinkem silného signálu z p.v. na některý prvek, tříznam automatikou, na př. napětí stín. mřížky V_1). Další postup tyž jako prve. (Vice o tom: RA č. 3/1947 str.60; RA 2/1947, str. 36.)				
10	C I T L I V O S T	Přibližně stejně malá citlivost na všechn rozsazích.	a) Příliš volná vazba mf obvodů. b) Nevalná jakost mf obvodů c) Zestárlé elektronky; příliš malá provozní napětí (bat.); příliš silně pracující oscilátor (přes 0,3 mA); chybějící, vadné n. nevhodné malé blok. kond. u kathod a stínících mřížek.	Velmi ostré ladění; nápadná selektivnost; mezi sousedními signály je signál podstatně slabší. Kontrola na př. metodou v E č. 9/1950, str. 202	Oprava jako u závad v odstavci 5b). Nemají mf tr. nevhodný kablik? příliš těsné kryty? chybějící C_{D2}, C_{D3} ? *(dává 3.mř. směšovače příliš velké zápl.předpěti.)	Leckdy stačí zaměnit přívody k jednomu z mf obvodů, viz 5.Poz.
11	V A D Y	Citlivost kolísá při ladění jednoho rozsahu (kolísá i hlasitost poruch).	a) Nedokonalý souběh vstupního obvodu a oscilátoru b) Vazba s antenou nevhodného průběhu - zkus zaměnit přívody k La přísluš. rozsahu.	Místo C_{L_V} připoj jiný, samostatný lad. kond. a kont poslechem, zda je výkon lepší při samostat. ladění vstupu.		
12		V ostře omezeném pořízení C_L citlivost ostře poklesne.	a) Dolík v činnosti oscilátoru; I_{Rg} klesá ev až na nulu.	Spoj nakrátko L nepoužitých rozsahů; nahradit blok. kond. v kathodě, stín. mřížce, a C_{D1} jinými, až závada zmizí. Pak vhodně použij přepínače.		
13	V I Z D Y	Klouzavé hvizdy při všechn stanicích; sv. zmizí při silně místní. Nejčast. na st., někdy všechn rozsazích; sv. přejdou v motorování (r-r-r...) v někter.polozce C_L .	a) Oscilující mf stupně vinou zpětné vazby, nejč. z obv.2.1 a jeho živého přívodu od anody V_2 , na říd. mřížku V_2 , nebo až na říd. mřížku V_1 . V tomto případě je zjev silnější při maladění blíže k mf .	Zmenší zisk V_2 zmenšením napětí na její stín. mřížce; zmizí-li hvizda, zlepšit stínici, vestav stínici plíšky do objímek (E11; E21); zařadit RT 100 až 1000 Ω těsně k anodám a mřížkám V_1, V_2 (jen tak velké, aby oscilace zmizely). - Odstranit nadbytek vf z nové části zafázovaném kond. C_{F1}, C_{F2}, C_{F3} , jen pokud jsou nutné(*).	*	Totéž když A "krká" při reg. nastav. na větší hlasitost.
14	H V I	Klouzavé hvizdy v příjmu některých stanic.	a) Záznění nevhodně volené mf s nějakým rušícím vysílačem v oblasti mf.	Zkus změnit mf (přefudit mf filtry a oscilátor). - Nezměn mf s hvizdáním vinou příliš těsné vazby s antenou (zkus antenu přes kond. 20 až 100 pF).		
15	S T U D I C E	Závada jako v tab.II. odst. 12.	Projevy a jejich odstranění stejné jako v tab. II., odst. 12, ale u oscilátoru.			
16		Na kv. rozlehle části těměř němě; mag.oko při ladění "mžourá".	a) Vstup, kv obvod nesprávně nalaďený (odzává energií) oscilátoru a mění ji mříž. detekcí V_{ls} v předpěti automatiky).	Zkus z cívky L přísl. rozsahu; zda zmizí "mžourání" při ladění; podobně působí zašroubování jádra L_V , nebo přivření příslušného trimru. Po správném doložení vstupního obvodu kv zjev zmizí.		Nezměn s občas. zhoršením příjmových podmínek.
17		Na kv, někdy i sv a dv, se při sil. signálu reproduktoru rozhuká.	a) Mikrofonie některé součásti lajdicího obvodu v oscilátoru.	Zkus vytvořit reg. na malou hlasitost; zjev pomalu zmizí. - Ladící kond. a reproduktor ulož na gumu; vytuž kostru; zkus jiný C_L .		
18	U Z R	Při většině stanic nelze reg. vytvořit na plnou hlasitost; dávno před tím přednes silný a skreslený.	a) Přetížená nf část.	Vhodným způsobem zmenší zisk nf části (zápl.zpět.v.).		
		P o v s e c h n ě: kontr. účelnost zemních spojů (silné vodiče, svody ke kathodě elektronky funkčně příslušné, zemnicí uzly spoj s kostrou samostatnými silnými vodiči, důkladně připájenými. Rotory lad. kond. spojuj. s přísl. cívkovými obvody samostatnými vodiči, ne přes kostru. Důkladně propojaje).				

UVÁDĚNÍ DO CHODU A OPRAVY

přístrojů z domácí dílny XIII.

Náše třetí tabulka obsahuje účelný postup při hledání a odstranění závad v mf standardního superhetu. Předpokladem pro její použití je správnost tónové části přístroje, kterou kontrolujeme podle tabulky I. Pokud by měl superhet ještě samostatný vf ladící stupeň, bylo by lze použít příslušné tabulky II. Zkratky, používané v tabulce, jsou přehledně uvedeny v tab. I. I v tomto případě může mít přístroj ještě řadu chyb speciálních, ojediněle se vyskytujících, pro které v souboru chyb běžných není místa. Zejména starší typy, ale i některé současně,

budou se v jednotlivostech lišit od zjednodušeného standardního zapojení, které otiskujeme v záhlaví tabulky jako pomocnou orientaci. Podstatá však zůstává prakticky stejná, a sledování nových výrobních směrů naznačuje, že zvolený typ je na řadu let standardním. - Mírné odchylinky pomocných (napájecích) obvodů budou mít i přístroje zvané universální, bez síťového transformátoru, ale i tam je možné tabulky použít a nezbytné změny — na př. odlišná napětí elektrod — odvodit z údajů textových částí.

Čtenáři nám snad prominou zjednodušenou grafickou úpravu tabulky, psanou na stroji a reproducovanou se štětkou. Kdybychom ji chtěli upravit způsobem úhlednějším, zaměstnali bychom sazeče prací nad jiné obtížnou a nákladnou. Protože je o první pokus shrnut v tabulkové podobě systematickou opravování, jehož účelnost a správnost musí teprve ověřit praxe, použili jsme způsobu, který šetří námahu i čas, a také částečně vylučuje možnost chyb. Ukáže-li se, že taková pomocná je prospěšná, doplníme ji zkušenostmi čtenářů a upravíme ji graficky dokonaleji. Proto uvítá redakce sdělení čtenářů o tom, jak se jim tabulky osvědčily. I když jich sotva používají pracovníci velmi zkušení, jejichž informace by byly nejcennější, vyjdou tak najevo náměty ke zdokonalení k prospechu všech.

utlumí kmitání tak, že obvod prakticky začíná kmitat jen s takovou amplitudou E_0 , jakou dovoluje omezovač (obraz 8). Chyba, která se vnáší do měření tím, že několik amplitud se odřízne, je zanedbatelná. Po této úpravě je možno do (10) dosadit za E_m

$$E_m = E_0 = \text{konst.} \quad (11)$$

protože E_0 (otevírací napětí omezovače) lze jednoduše (na příklad stabilizační doutnavkou) udržet konstantním. Dobu T lze přesně stabilisovat tím, že impulsový generátor pro buzení je synchronován oscilátorem, řízeným krystalem nebo při menších kmitočtech $F = 1/T$ přesnou lažidkou; potom je i

$$T = \text{konst.} \quad (12)$$

a po dosazení (11) a (12) do (10) zjednoduší se výraz pro E_s na

$$E_s = \text{konst. } \beta [1 - \exp(-\text{konst.}'/\beta)] \quad (13)$$

Jídu-li známy obě konstanty, je možno stupnici voltmetu E_s cejchovat přímo v hodnotách β nebo L/R . Q se potom zjistí výpočtem podle (8). Přesnost měření je dána jen přesností voltmetu E_s a přesnosti, s jakou je známo L a tedy ω obvodu.

Provedení:

Zapojení přístroje je na obrazu 9. Pentoda EBL 21 má tak veliké předpětí, že v klidu jí neprochází proud, jež vnitřní odporník je nekonvenční a neovlivňuje kmitavý obvod, složený z normálního kondenzátoru (300 pF) a měřené indukčnosti L_x . EBL 21 je buzena krátkými impulsy z multivibrátoru, synchronovaného krystalovým oscilátorem. V okamžiku otevření elektronky vlivem kladného impulu na mřížce začne procházet elektronkou velký proud a vnitřní odporník silně poklesne. Tím se utlumí případně oscilace

(obraz 8), takže obvod po uzavření elektronky (skončení impulsu) nakmitá vždy z klidového stavu. Amplitudy oscilací na L_x omezuje EZ4 zapojený jako omezovač kladných amplitud. Předpěti pro EZ4 je stabilisováno doutnavkou 8541 a počáteční amplitudy jsou omezeny na pracovní napětí stabilizátoru (85 V). Dioda EBL 21 slouží jako usměrňovač pro elektronkový voltmetr. Konstanta detekčního bloku RC je volena tak, že napětí na diodě sleduje obalovou křivku oscilaci a mikroampérmetr 50 μA udává střední hodnotu napětí E_s . Přístroj je tedy možno pro určité $F = 1/T$ a určitou hodnotu L_x ocejchovat přímo v L/R nebo Q .

Výhody tohoto způsobu měření jakosti:

1. Přístroj měří rychle a s dostatečnou přesností poměr L/R ; hodí se proto výborně pro kontrolu výroby.

2. Údaj, odčítaný na ručkovém přístroji, nezávisí na změnách síťového napětí, odpadá nastavování provozních hodnot. Měření může proto provádět i neškolena sily.


3. Přístroj je robustní a jednoduchý, neobsahuje choulostivé součásti (normální kondenzátor, atd.), hodí se i pro nejtěžší provoz v dílně.

Nevýhody:

1. Přístroj lze ocejchovat v Q jen pro určitou hodnotu L_x , nelze jím tedy přímo měřit různé indukčnosti (což ovšem při kontrolních porovnávacích měřeních nedává).

2. Přesnost měření Q záleží v podstatě na přesnosti s jakou je známo L_x a tedy (při známém C) i ω viz (8).

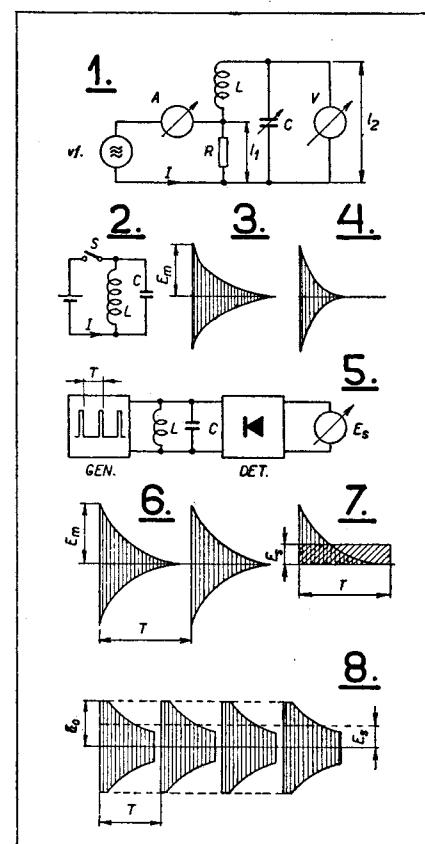3. Přístrojem nelze proto současně měřit L_x , C_x (vlastní kapacitu cívky) a Q , jak to dovoluje obvyklé zapojení Q -metru. Přes tato omezení je přístroj jednoduchou a původní ukázkou využití přechodných




zjevů pro důležité měření, a je dílem čs. konstruktéra.

(Z článku: Bohdan Carniol, Přístroj pro přímou indikaci činitele jakosti, Slaboproudý obzor, leden 1950, str. 9 až 15.)

Ing. Otakar Horna

Z TELEVISE


vizi RCA, může zvětšit rozlišovací schopnost černobílé televize dvojnásobně, aniž se rozšíří používané pásmo, nebo aniž byly nutné změny v přijimačích. Není proto divu, že význační pracovníci volají po tom, aby do americké normy pro černobílou televizi bylo pojato bodové prokládání obrazu (G. Fink, člen televizního výboru IRE v čas. Electronics, květen 50, str. 65). Mezitím přichází z Anglie zpráva, že se podařilo neobyčejně jednoduchým způsobem odstranit rádkový charakter televizního obrazu a tím podstatně zlepšit jeho kvalitu.

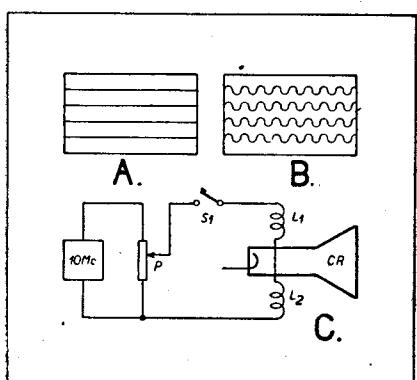

Než přikročíme k vysvětlení, je třeba si ujasnit několik málo známých faktů. Teoretická rozlišovací schopnost televizního obrazu podle britské normy (405 rádek, 25 obrazů, 50 snímků) je větší než nejlepšího obchodního filmu 16 mm. Stačila by proto zcela pro domácí potřebu i pro promítání aktuálit v biografech, kdy by se obraz neskládal z jednotlivých rádek, které při pozorování z menší vzdálenosti ruší (obraz A). Rozestřílením obrazu je sice možno rušivý vliv rádkování potlačit, tím se však zvětší světelná stopa na stínítku, zmenší se také bodová rozlišovací schopnost a jakost obrazu utrpí. Tím můžeme vysvětlit, proč se všeobecně jeví snaha používat velikohopočtu rádek, ačkoliv to značně komplikuje jak vysílání, tak přijímací zařízení (šířka pásmo se zvětší se čtvrtcem počtu rádek). BBC ve spolupráci s Rankovým koncernem předvedla zařízení, které v podstatě rozostřuje obraz ve směru vertikálním, ale zachovává bodovou rozlišovací schopnost nezměněnou. Schema zařízení je na obrazce C. Na obvyklou obrazovku s magnetickým vychylováním se připojí další dvě vertikální vychylovací cívky, které napájí signál asi 10 Mc/s vhodné velikosti. Elektronový svazek opisuje potom místo rovné rádky, rádku zvlněnou (obraz B). Při vhodné volbě amplitudu signálu (potenciometr P) vyplní zvlnění mezeru mezi rádky a obraz je jedinolity jako fotografie. Zařízení obsahuje jen jedinou elektronku a několik odporníků a kondenzátorů, a jeho obsluha

je minimální — potenciometr P je nastaven jednou provždy. Spinač $S1$ vyřazuje zařízení z činnosti při počátečním zaostrování. Odborníci, které BBC na předvádění pozvali, potvrzují podstatné zlepšení, které umožní i s dosavadní britskou televizní normou promítání na velké plátno v biografech. (Radio Electronics, květen 50, str. 29.)

Vidicon. RCA ohlásila novou televizní snímači obrazovky, která umožňuje sestavení televizní přijímací komory do skříně menší než má reportážní přijímačka pro 35 mm film. Dosavadní obrazovky používaly stínítko s fotoemisní vrstvou, vidicon má však citlivou vrstvu z materiálu, který mění vlivem světla svůj odpór (selen a j.). Citlivost fotokonduktivních vrstev je až 100krát větší než vrstvy fotoemisní, takže je možné zmenšit průměr stínítko a vyněchat elektronové násobičky, dosud nezbytné pro všechny typy snímačích obrazovek. Konstrukce vidiconu je velmi jednoduchá a připomíná velikostí i provedením miniaturní obrazovku průměru 3 cm (DG3-1). Protože provozní napětí jsou menší než 300 V, jsou také zdroje velmi jednoduché, a není proto divu, že obrazovka i se zdroji a zesilovači zabírá velmi malý prostor. Vidicon je prozatím ve stadiu pokusů a bude trvat nějakou dobu, než přijde na trh, ačkoliv už bylo ukázáno na výstavě IRE, že je i v dnešní formě mnohem výkonnější než dosavadní snímači zařízení. Electronics, květen 50, str. 50 a Radio-Electronics, květen 50, str. 41 a 42. Také Elektronik č. 7/1950, s. 151 a 9/50, s. 198). A. H.

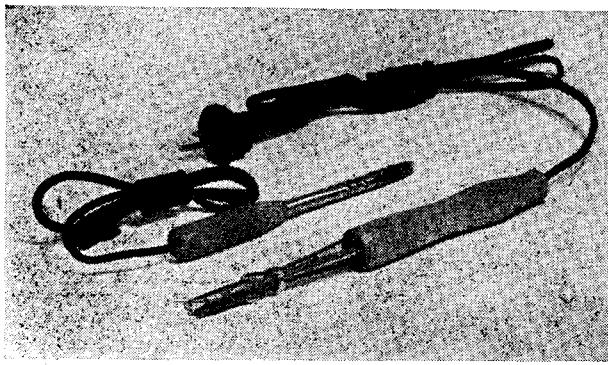

Účelné elektrické pajedlo na malé napětí

Všechnm a prostým nástrojem denní radiotechnikové praxe je sice elektrické pajedlo s odporovým využíváním, nedá se však říci, že by občas nebylo bolestným problémem. Nejde jen o to, že se často přepálí jemný topný drát těliska, určeného pro přímé napájení síťovým napětím, když právě pajedlo naléhavě potřebujeme, ale i jeho tvar vytváří nejednou útahu, jak málo je tento nástroj technologicky a tvarově rozvinut proti primitivním kovářským pajedlům na přímý ohřev, a kolik potíže připravuje různými nevhodnými vlastnostmi používatele, který jej při některých pracích skoro nepouští z ruky.

Takové obyčejné pajedlo je především zřídka přizpůsobeno tak, aby elektrický příkon dával právě přiměřené množství tepla. Bud' je měděné tělisko příliš žhavé, pájka na jeho hrotu se ustavičně pokrývá strupem kysličníku, který musíme ométat nebo dokonce pilovat. Nebo naopak zůstává sice tělisko čisté, ale pájka nemá dostatečnou teplotu, máže se a spoje jsou nedokonale prohřáté, nespojené dokonalým prolitím pájkou, takže po čase (ne-li hned, což je alternativa šťastnější) spoj uletí nebo aspoň působi těžko objevitelné přechodné poruchy. Jiná nesnáz je v tom, že pajedlo je dosti těžké a držíme je daleko od pracovního hrotu, zatímco většině radiotechnického spájení by prospěl nástroj lehký, utvářený na způsob pera, tedy držený ne v ruce, ale v prstech, a zcela blízko hrotu, tak abychom svou jemnou práci mohli dělat s citem a bez zbytečné únavy. Konečně je u běžných pajedel přenos tepla mezi topným drátem a měděným těliskem vzdálen od ideálu. Drátek je v dosti silné keramické kostře, a v její dutině je tělisko. Aby se teplo dostalo důkladnou isolaci, kterou tvorí keramika a vzduch mezi topným drátkem, keramikou a měděným těliskem, potřebuje značný teplotní spád, tak, aby tělisko mělo asi 300°C , je drátek už červený, t. j. mezi teplotou značně nad 500°C . Pak se ovšem rychle oxysklije a přepaluje, a také povrch topné části je zpravidla stejně horký jak hrot, jak jsme si ověřovali thermoelektrickým pyrometrem. Konečně je tato nežádána žhavá část tak rozměrná, že spájení ve spletě vodičů nějakého složitějšího aparátu vynese obyčejně spáleniny na isolaci okolních drátků, a ani dosti dlouhá nosná trubka pajedla není s to vyzářit dost tepla, aby se nevypalovala dřevěná rukovět, nebo aby aspoň nepřijemně nehrála do ruky.

Pajedélko, jehož skoro celý popis obsahuje snímky a výkresy, nemá většinu těchto nevýhod; jediným jeho stímem je, že vyžaduje převodní transformátor (nikoli autotransformátor) s napětím pokud lze odstupňovaným mezi 4 a 10 V, a s výkonem asi 20 wattů na jedno pajedlo. Tím se však nevýhody končí, a přednosti jsou významné. 1. Topné tělisko z drátku chromnického 0,3 (nebo čekas, kanthal a p. odporové materiály pro větší teploty) je jednoduché a levné, má značnou odolnost mechanickou a životnost při běžném použití skoro neomezenou. — 2. Topení v dutině mědi, a prakticky bez tepelné isolace, umožnuje

dvojí provedení malých a lehkých pajedel s využíváním topnou spirálu na malé napětí v dutině měděného těliska, bez elektrické isolace proti němu. Tím se usnadní přechod tepla, ušetří na příkonu a době rozechřívání.

Měděné tělisko má u zadního okraje navrtány radiálně tři dírky asi 2,5 mm, do nichž zasahují zahnuté konce tří drátek z oceli nebo železa. Ty jsou utvářeny způsobem podle snímku a výkresu, kousek od pajedla je svírá prstýnek z vložené trubky, nejlépe do černé oxydované, protože pak nejlíp dráty chladí, s rukovětí jsou dráty spojeny tak, že je připájíme na vnější plochu trubky tak silně, aby její světlostí prošly vývody v korálkách. Rukovět je vyvrácen otvor a výdávnutý žlábkou pro trubku a dráty, a k upevnění stačí jeden šroub 3 M do trubky. Rukovět má tvar podle výkresu; ve srovnání s pajedlem se zdá velká, ale jde právě o to, aby se dobré držela v ruce a pajedlo využívala. Je vysoustružena z tvrdého dřeva a vyleštěna. Z druhého konce vychází obyčejná šnůra s nemorněním zástrčkou (na rozdíl od našich snímků, kde máme normální), abychom se nemohli zmýlit a zastračit pajedlo přímo do sítě. Přívodní šnůra je zajištěna proti tahu sevřením pertinaxovou příložkou, dotlačovanou šroubkem.


Čtenář marně hledal zmínku o způsobu, kterým je spirálka izolována od měděného těliska. Není takové isolace, resp. aspoň nebyla tam uměle vkládána. Spirálku před vložením do vzduchu rozhazíme do červená a ponecháme tak několik minut. Také tělisko takovým způsobem okysličíme, po případě vevnitř potřeme vodním sklem a necháme zaschnout. Pomerančově malé napětí mezi závity stačí isolovat i tenká vrstva kysličníku. — Sami jsme nedělali ani jednou z uvedených operací, prostě vložili jsme poměrně čistý drát do čistého těliska. Při pokusech, když pajedlo hřálo nepetržitě osm hodin, jsme náhle zjistili na přístrojích i na rychleji černajícím tě-

rychlý a snadný přechod tepla, takže předené pajedlo za tři minuty hřeje (ač má příkon sotva třetinu běžné úpravy, a topný drát je při tom jen v modré žáru). — 3. Tělisko, držené třemi dráty, je chlazené jen sáláním a vzduchem na povrchu, ale nedodává teplo na neužitelná místa, na př. do rukověti. Dráty jsou už 50 mm od těliska teplé (jen tak, že na nich udržíme ruku). — 4. Konstrukce je lehká i snadno využitelná, oprava velmi snadná. — 5. Těžiště je u konce rukověti blíže tělisku, v místě, kde ji asi držíme v prstech, zatímco běžné pajedlo má těžiště často až v topném tělisku. Spotřeba pro nadbytek tepla ve hrotu je 16 wattů; při 12 V jesté spolehlivě pracuje (tavilo i silnou tyčinku pásky), při 9 wattech je na mezi použitelnost. Zdá se snad, že na úspoře nezáleží: 50 wattů stojí za hodinu zhruba 25 halérů, 16 wattů osm halérů. Násobiteli však úsporu tisícem provozních hodin a řekněme tisícem pájek, vyjde už podstatná úspora jak v korunách, tak v kilowattodinách.

Měděné tělisko má průměr 10 mm a délku 40 mm. Pracovní konec je osouštržen do táhleho kuželeta, zplovlou do vhodného tvaru. S druhé strany je vyvrácen otvor 6 mm. Asi 25 cm odporového drátu 0,3 mm chromnického (v nouzi z nahradní spirály do variče 500 W, 220 V) navineme do spirály na tyčinku asi 4 mm, aby po sejmuti šla bez násilí, ale také bez výlu do otvoru. Jeden vývod jde z kraje spirálky, druhý prostrčíme jejím středem a obalíme tenkou silidou, aby nemohl vzniknout zkrat na okraji. Vyčnívající konce asi 5 cm obtočíme měkkými závity drátu 0,5 mm měď, a s použitím dmuchavky nebo elektrického tepla spájíme. K tomu stačí vinutí 6 V/3 A na nejakeším síťovém transformátoru: jeden konec spojime pevně se spájenými dráty,

Hlavní prvky úpravy: Upevnění těliska na nosné dráty s malým odvodem tepla; tvar měděného těliska; profil dřevěné rukověti; úprava topné šroubovice z odporového drátu. V rámečcích jsou vepsána oteplená, naměřená thermoelektrickým teploměrem podle Elektr.

10/1950, str. 230.

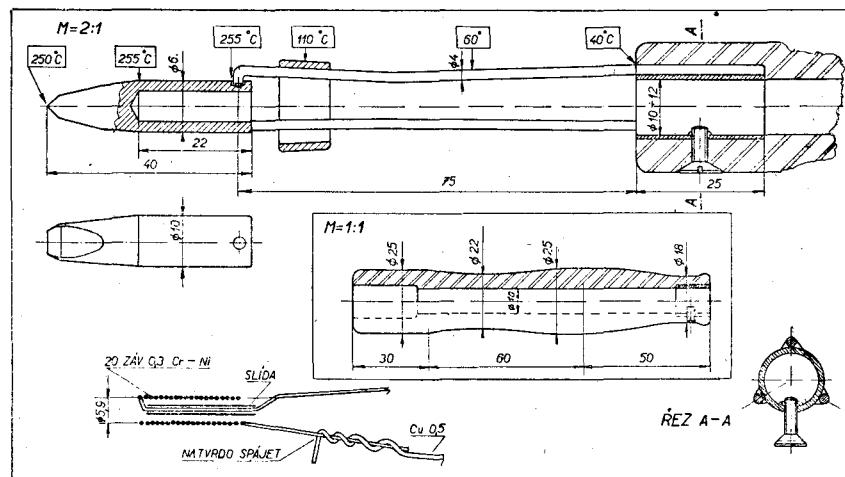

lisku, že příkon stoupal. Ukázalo se, že část závitu byla těliskem spojena nakrátko a tím jejich odpor vyřazen. Když pajdo vychladlo, znova jsme je zapjali. Lehkým poklepáváním se zkrat zrušil (kontrola ampérmetrem v přívodu proudu) a pak se už neobjevil. — Snad nemusíme vykládat, že nejde o úsporu kousku sítidly, kterou bychom topnou spirálku obalili, nýbrž o to, že by se tím zase zhoršil přenos tepla a tím trvanlivost těliska.




S nástrojkem se opravdu znamenitě pracuje, a k tomu, co jsme o významu různých obměn proti běžným pajedlům už napsali, dodejme jako přednost nikoli nepatrnu ještě to, že náklad na výrobu, jak peněžní tak časový, je tak malý, že se úspora vyplatí i dosti zaměstnanému pracovníkovi. Nebude muset také často kupovat nová těliska, protože oprava je hotová za pár hodiny.

Popisované pajedlo bylo příležitostí nejen k řadě úvah, z nichž některými jsme zde v milosrđném výtahu potýrali čtenáře, nýbrž i k několika měřením. Předně jsme kontrolovali průběh teploty na obyčejném pajedle, jak je spolu s výsledky tohoto měření zobrazuje snímek. Potvrzuje to, co jsme uvedli: nejen vlastní měď, ale i celý kryt topného těliska má „spájecí teplotu“, a je to plocha přes 50 cm². Také trubka, která drží pajedlo v rukověti, je ve vzdálenosti 30 mm od těliska tak žhavá, že se dřevo rukověti vypaluje. Naše pajedelko má vyhřívaný povrch jen asi 14 cm², a to je jen měděné tělisko, protože upevňovací dráty mají už v místě svěracího prstence teplotu asi 100°. Teplota na tělisku je prakticky všude stejná.

Náměty k dalšímu zdokonalení. Místo postříbřování mědi, s kterým jsme neměli trvale dobrých výsledků, jsme v rádrovém formě dmuchavkou roztařili starý stříbrný fizeť a do tekutého stříbra ponofili do červena vyhřátou měď. S přispěním dalšího ohřevu a boraxu se podařilo navářit na měď stříbrný hrot, který jsme ohladili a zajistili tak neokyslicující se kov. — Ztráty tepla, převážně vyzářováním, by snad omezilo trvanlivé postříbření, pokud by stříbro udrželo barvu a lesk, nebo (proto ztrátou chlazením proudícím vzduchem) vyříznout na povrch mědi jemný závit a přes něj navléknout trubičku, stočenou z tenké sítidly. Tím by na povrchu vznikl vzduchový plášt, prakticky souvislý (proto ten závit), a teplo by mohlo větší měrou unikat jenom hrotom.

Snad naše úvaha nebude sledována neúměrně rozsáhlou v porovnání s významem předmětu, o nějž šlo; naopak sou-

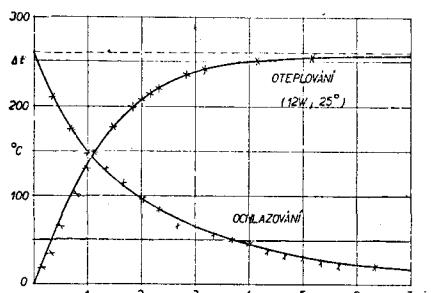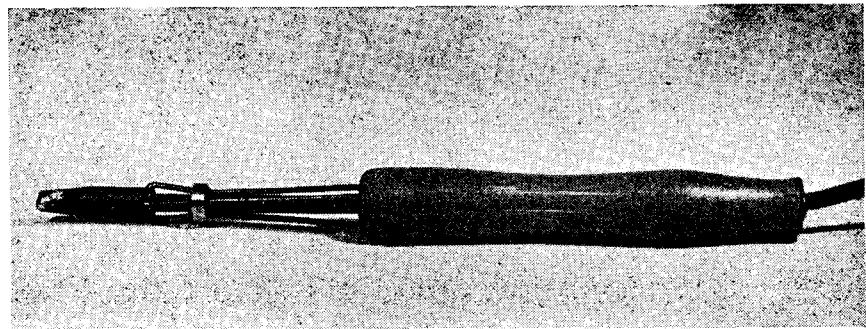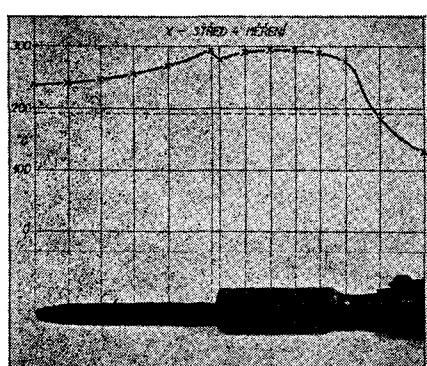Porovnáním s otepleními, která jsou vyznačena na vedlejším výkresu, můžeme posoudit, jak nevýhodná je běžná úprava pajedla s topnou spirálou vně těliska. Největší oteplení, 300° C, je na obalu topné části, kde naprostě není žádoucí, a značné teplo přechází do rukověti. Nefunkční tepelná bilance a značný příkon jsou další nevýhody.



díme, že mu bylo dosud věnováno pozornost příliš málo. Snad jsme také věci připoměli užitečnými podněty oplátkou téma z čtenářů, kdo na možnosti nízkovoltových pajedel upozornili před námi. P.

MODULACE KMITOČTOVÁ PROTI AMPLITUOVÉ

V počátečním nadření po zavedení kmitočtové modulace (fm) se zdálo, že tento způsob vytlačí brzy na ukv pásmeham amplitudovou modulaci (am). Poslední výzkumy i zkušenosti z provozu mnoha tisíc fm radiotelefónů ukázaly, že výhody fm proti am nejsou tak veliké, aby zcela nahradily starší modulační systém, hlavně když byly vyuvinuty velmi účinné omezovače poruch pro AM a když se ve větší míře začíná používat am s potlačeným postranním pásmem a částečně potlačenou nosnou vlnou. (S.S.I.C. — Single Sideband Injected Carrier.) Problémem nejvýhodnějšího způsobu modulace se zabývaly v poslední době hlavně britské podniky, vyrábějící radiotelefony (pro policejní, námořní a dopravní službu). Z instruktivního článku o této zařízení budeme našim čtenářům ve zkrácené formě citovat statě, ve kterých jsou kriticky porovnávány oba modulační způsoby:

„Je nutno předeslat, že obou modulačních způsobů (fm i am) je možné použít při konstrukci zcela dokonalých radiofoničkách zařízení na ukv, takže s této stránky je těžké rozhodnout, který z obou modulačních způsobů je vhodnější. Tvrdí se, že hlavní výhodou fm proti am je lepší poměr signálu k poruchám při dané intenzitě elmnagn. pole. Značný počet přijímačů v rozhlasové oblasti musí však pořídit pracovat s intenzitou pole, která leží již pod hranicí, kdy se mohou uplatnit všechny výhody fm. Další velikou výhodou fm je značná necitlivost na poruchy, které vznikají v elektrické síti (motory, spináče a pod.). Tyto poruchy mají impulsový charakter (tedy vlastně am). Největší zdroj rušení na ukv je však v hustě zaledněných oblastech zapalování spalovacích motorů. To má však i fm složku a proto ruší fm přibližně stejně jako am.“

N a s pí m k u sestavené pajedlo s těliskem, drženým v kleci z ocelových drážek. — **D i a g r a m** průběhu oteplování a ochlazování příkonem 12 W; oteplení dosáhne 250° C (nikoli 25° C, jak bylo omylem uvedeno v diagramu) během čtyř minut po zapnutí.

„Další velikou výhodou fm je okolnost, že amplituda nosné vlny je stálá a proto mohou koncové stupně vysílačů pracovat trvale s max. výkonem, a dále, že modulace se provádí v počátečních stupních, takže odpadne výkonný nf stupeň modulační. To se však uplatní hlavně u velkých vysílačů, u drobnějších stanic jsou úspory vyváženy tím, že budici zařízení je mnohem složitější a musí proto obstarovat více stupňů (hlavně násobič kmitočtu), protože pro dosažení větších kmitočtových deviací je nutno použít řídicího krystalu s poměrně malým kmitočtem. Proto je celková účinnost vysílačů stanic až asi do výkonu 500 W stejná pro fm i am.“


„Naopak je budici zařízení pro vysílač am mnohem jednodušší, protože je možné použít řídicího krystalu s největším dosažitelným kmitočtem; tím odpadne dlouhý řetězec násobič kmitočtu. Moderní zařízení pro potlačení impulsového rušení jsou účinností rovnocenná dvojitěmu omezovači s F-S diskriminátorem pro kmitočtovou modulaci.“

„Další výhodou am, které nebyla dosud věnována dostatečná pozornost, je úspora šíře pásmu. Pro dobrý přenos řeči v radiotelefonech je zapotřebí pásmo asi ± 5 kc/s. Zvolí-li se rozestup sousedních vysílačů 50 kc/s, je možno použít poměrně laciných mf obvodů, aby byla zajištěna dobrá selektivita přijímače, a také frekvenční stabilita oscilátoru (nebo oscilátoru) superhetového přijímače nemusí být příliš dokonalá. I dosti veliké odchylky kmitočtu nezpůsobí skreslení a zeslabení přijimu (vzhledem k ploché resonanční křivce mf obvodů). U fm jsou poměry mnohem složitější. Pro dobrou kvalitu zařízení je nutno použít deviaci alespoň ± 15 kc/s, což znamená šířku pásmu asi 50 kc/s. Zde je již nutno použít značně selektivního mf zesilovače, a také oscilátor musí být velmi stabilní, protože jak diskriminátor (F-S), tak i poměrový detektor jsou velmi citlivé na správné umístění nosného kmitočtu na resonanční křivce. Pro dosažení stejně necitlivosti na rozladění bylo nutno použít mf zesilovače s šírkou pásmu asi 100 až 200 kc/s, a tedy i tak velký odstup sousedních kmitočtů. Jelikož rychlý rozmach různých veřejných i soukromých televizních a telefonních služeb na ukv staví i na tomto pásmu techniky před problém nedostatkem kmitočtů, bude tento argument hrát jistě závažnou úlohu, až se jednou bude s definitivní platností rozhodovat o tom, který modulační způsob ovládne ukv: FM, AM nebo SSIC, který je v tomto ohledu nejvýhodnější.“ (Electronics Eng., Aug. 50, str. 298 až 309.)

O. H.

Návrh a stavba zesilovače

Část první:

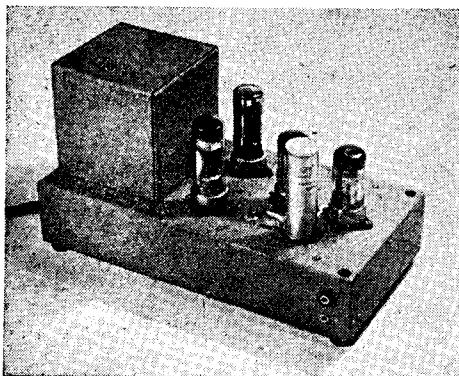

Výroba jakostního reprodukčního zařízení v dílně amatérů je oblíbeným pracovním námětem z několika důvodů. První je snad ten, že hotový přístroj toho druhu za cenu dostupnou jednotlivci není na trhu. Běžné rozhlasové přístroje omezené vahou, rozměry i přístupným nákladem, zdaleka nesplňují požadavky, jaké dnes informovaný milovník gramofonu klade na jakost a řízení předenisu a na organizaci poslechu výběc (1; viz seznam pramenů na konci). Mocnou pobídkou k práci je i možnost uplatnit individualitu, zálibu a schopnosti, při konstrukci i při používání takového přístroje, od návrhu nebo obměn zapojení až po vlastní pojetí na př. skřině. Nároky na odbornou vyspělost a dílnské vybavení nejsou značné; tónová zařízení většinou pracují bez větších potíží, a navíc, produktem je výnos z nejmilejších, jaké radiotechnika poskytuje, totiž hudební předenis, podle okolnosti krásný, který působí radost nejenom zaujatému konstruktérovi, ale i jeho přátelům. To všecko způsobuje, že radiotechnikové amatéři, u nichž je záliba v radiotechnické práci harmonicky doplněna zájmem o estetické hodnoty poslechu, věnují se právě jakostním reprodukčním přístrojům.

Je tomu tak u nás i jinde ve světě. Vedle množství jiných je dokladem Williamsova zesilovač, znamenité dílo souboru britských techniků, o jehož hlavní části jsme již přinesli zprávu (2). Zajímali se o něj i zdejší pracovníci, a někteří z nich na jeho, více méně přibuznou obměnu už také hrají. — Také spolupracovníky tohoto časopisu lákala odedávna otázka věrného předenisu a pokoušeli se k ní přispět řešením přizpůsobeným zdejším možnostem a různým typům zájemců (3, 4). Při sledování Williamsdorových statí vznikla myšlenka uzavřít naše dosavadní pokusy konstrukcí přibližně stejně úrovně, jakou měl zmíněný vzor, ale upravenou tak, aby bylo možné vystačit s běžnými elektronkami, které jsou dnes na trhu, a nároky finanční přizpůsobit průměru zdejších zájemců. Výsledkem, který dnes předkládáme, je první část programu, totiž jakostní koncový stupeň reproduktéra, který je určen pro gramofon, rozhlas, po pf. další zdroje tónového signálu. Další body programu jsou: řidicí zesilovač s úpravami charakteristiky; síťová část; rozhlasový adaptér, jejichž konstrukci postupně uveřejníme. Zatímco výsledky jsou takové, že přes omezení, o nichž bude řeč, můžeme zájemcům přislíbit hodnotný výsledek při únosném pracovním i finančním nákladu.

Zásady návrhu

Moderní zesilovač se skládá z několika částí, které jsou činností, spojením a leckdy i prostorově odděleny. Je to předně řidicí a zesilovač, přímo spojený se zdrojem tónového signálu (přenoska; mikrofon; přijimač). Přijaté napětí zesiluje, zpravidla bez zájmu o podstatný elektrický výkon (zesilovač napěti), umožňuje jeho regulaci a opravu jeho závislosti na kmitočtu (regulátor hlasitosti); opravy charakteristik podle speciálních podmínek zdroje signálu, na př. zvednutí charakteristiky pod 500 c/s, aby byl vyrovnaný úbytek vinou omezené rozteče drážek na deskách; odříznutí výšek, kde desky převážně šumí a kde rozhlasový pořad je dílem skreslen, dílem rušen záženji 8–10 kc/s).

Výstup řidicího zesilovače s napětím rádu 1 volt jde k druhé části zařízení, jímž je koncový stupeň. Dříve to bývala jen koncová elektronka nebo souměrný stupeň s příslušným obvodem pro získání dvojčinného budicího napěti, nebo hlavním a jediným úkolem této části bylo proměnit dodané tónové napěti na tónový výkon pro reproduktor, rycí přenosku a p. Dnes přibyly závažné funkce další, resp. základní byla značně rozvinuta. Výkon má být vyroběn bez podstatného skreslení; zatím co dřívější zvyklosti připouštěly při jmenovitém výkonu 10 % tvarového skreslení, poměrně omezený rozsah přenášených kmitočtů daný kmitočtovou závislostí výstupního napěti, a zpravidla nepředpisované omezení charakteristiky fázové, je dnes u jakostního zařízení žádán jmenovitý výstupní výkon s tvarovým skreslením do rádu 1 % — ohled na intermodulaci, (5) — kmitočtová závislost lineární v celém kmitočtovém rozsahu, a to nejen pro napěti, nýbrž i pro jmenovitý výkon, fázové skreslení pokud lze malé, s ohledem na přenos skoků.

Lineární závislost výkonu na kmitočtu značí tolik: nestačí, aby zesilovač dával na př. 10 W při 1 % tvarového skreslení při 1000 c/s, a při 50 nebo 5000 c/s měl při též výkonu 10 nebo 15 % tvarového skreslení, nýbrž za jmenovitý výkon se považuje hodnota, při níž je uvedené malé hodnoty skreslení dosaženo i na okrajích přenášeného pásmá. Stanovisko, že větší skreslení nevadí v oblastech, kde jest jenom malá část souhrnné tónové energie, omlovalo dřívější mifrný požadavek. U jakostních moderních souprav se však žádá, aby zesilovač ne-skresloval ani při poměrně vzácných nárazech silných signálů velmi malého nebo velmi velkého kmitočtu. Vlivem intermodulace nepostrhne totiž vzniklé skreslení jen ony vzácné a poměrně málo slyšitelné tóny, nýbrž přejde do současných tónů střední oblasti, které jsou dobře slyšitelné, a to i tenkrát, když jsou jejich výkony tak malé, že by samy o sobě nemohly být skresleny.

Vedle dostatečného výkonu a malých skreslení jsou ještě další závažné požadavky. Koncový stupeň má přispívat k činnosti reproduktoru tím, že mu dodává energii z malého odporu, tak

aby její odběr nekolísal podle nerovného průběhu impedance kmitačky a aby náhlé změny energie (skoky) nezpůsobily rozkmitání membrány, dané resonancí kmitající soustavy reproduktoru, které by k přednesu přidávalo zvuky, jež v původním signálu nebyly. To znamená, že koncový stupeň má mít malý výstupní odpor, na sekundáru výst. traforu asi desetinu odporu kmitačky, zatím co na př. samotná koncová pentoda dává odpor asi sedmásobný než má kmitačka, a jen nejlepší elektronka s tohoto hlediska, trioda AD1, má vnitřní odpor asi třetinu odporu zatěžovacího.


Význam záporné zpětné vazby

Jednoduchý koncový stupeň bez zpětné vazby má zanedbatelné skreslení (pod 1%) při výkonu ráďové pod desetinou jmenovitého; při výkonech větších, tedy v použitelné oblasti, roste skreslení do 5 až 10 % při výkonu jmenovitém (obraz A). Zavedením záporné zpětné vazby je možné dosáhnout toho, že skreslení zůstane až do jmenovitého výkonu pod 1%, a teprve pak strmě stoupá. — Vnitřní odpor koncového stupně můžeme také změnit zápornou zpětnou vazbou, a to napětovou. Má-li být výstupní odpor, t. j. vnitřní paralelně se zatěžovacím, asi desetinou původního, musíme zpětnou vazbu zmenšit zisk A desetkrát, t. j. faktor zpětné vazby $1 + \alpha A = 10$. Ke stejné hodnotě vedou požadavek skreslení pod 1%, máme-li ho dosáhnout z původních asi 10 %.

Protože tím desetkrát vzrostlo potřebné napěti budicího signálu, a takovou hodnotu nemůžeme úsporně získat z řidicího zesilovače (na př. 35 V místo 3,5 V pro jednu EBL 21), musíme doplnit koncové elektronky ještě elektronkou s napěťovým zesílením takovým, aby bez zpětné vazby bylo zapotřebí signálu rádu 0,1 V. Se zpětnou vazbou, působící i na tento budicí stupeň, se pak dostaneme na hodnotu 1 V, co už řidicí zesilovač dodá.

Vhodný druh koncového stupně je však zesilovač zapojený dvojčinně. Vyloží z výstupního traforu stejnosměrnou magnetizaci, s níž jinak obtížně zapolíme při snaze o značnou indukčnost primáru v. t.,

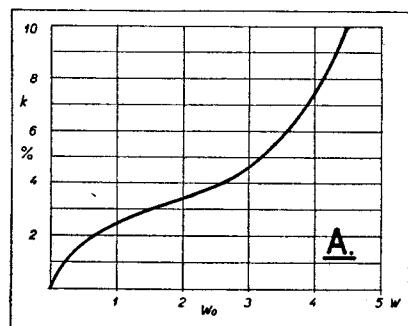U jednoduchého koncového stupně s běžnou devítivattovou elektronkou bez záporné zpětné vazby roste skreslení velmi strmě se zvětšováním výkonu, a dosahuje pro nás zájem základní hodnoty 1 % již pod desetinou jmenovitého tónového výkonu.



s hodnotným přednesem


Úvod: koncový stupeň

a také vyučuje až na zbytky o řád menší skreslení sudými harmonickými, jichž je v elektronkách nejvíce. Abychom pak zpětnou vazbu zlepšili i vlastnosti výstupního transformátoru, který to velmi potřebuje v oblasti nejhlušších tónů, kde je při větších výkonech železo magneticky značně využito, upravujeme zpětnou vazbu od sekundáru až po vstupní budici elektronku.


Dvojčinné budici napěti získáváme zpravidla také elektronkou, protože dříve obvyklý dvojčinný vstupní transformátor je pro značnější zpětnou vazbu příliš obtížným problémem. Pak se tedy zpětnovazební smyčka rozprostírá nejméně přes tři elektronkové stupně, a stabilita soustavy už není samozřejmá (6). O zákracích, kterých je zapotřebí při odstraňování nadzvukových oscilací v zesilovačích se silnější zápornou vazbou, je mnohý konstruktér z vlastní práce informován; theoreticky se tomu věnujeme v některém z příštích čísel. Zatím jen připomeneme, že kmitočtová charakteristika vcestupňových zesilovačů musí být ovládnuta o tolik oktač nad a pod mez pásm, kolikrát 10 dB má činitel zpětné vazby, plus ještě jednu až dvě oktačky navíc pro bezpečnost. To je tedy důvod, proč mnohé jakostní zesilovače se pyšní charakteristikou rovnou daleko za meze použitelnosti. — V dobrých konstrukcích je však dosažení stability poměrně snadné; nestaci ovšem stabilita jen tak tak, protože zase skoky, při nichž zakolísají vlastnosti stupňů, vyvolávají dokmitávání více méně tlumené a zesilovač s takovou vlastností je těch, kterým sice kmitočtová charakteristika dává třeba výborné vysvědčení, ale znalci s citlivým sluchem je tvrdošíjně neuznávají.

Když se vynasazíme splnit právě odůvodněné požadavky, dosíváme ke koncovému zesilovači, který kromě koncových elektronek a po případě elektronky, která vyrábí dvojčinné budici napěti, má ještě nejméně jeden další elektronkový stupeň, čili koncový zesilovač s vypěstovanou jakostí má skoro tolik elektronek, jako celý zesilovač obyčejný. Jakost není tedy zadarmo.

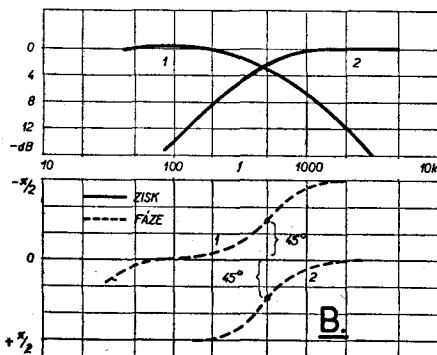Rozdelení tónového pásma ve dva samostatné zesilovače se zeslabením v oblasti přechodu způsobuje nevyhnutelný fázový rozdíl, který vadí při přechodných zjevech.



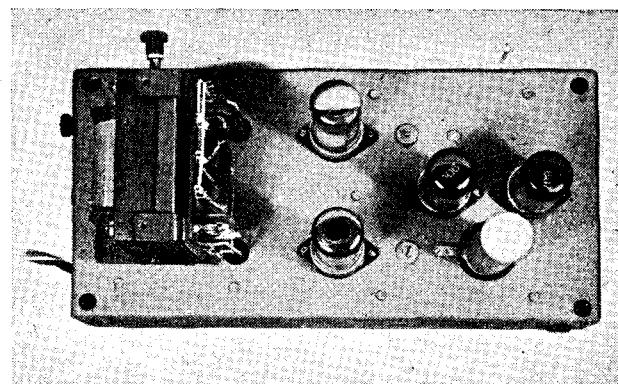Součásti na kostře: vlevo dvě elektronky EF22, u nich ellyt; za nimi dvě koncové EBL21, vpravo výstupní transformátor s odnatým krytem.



Dvojpásmové zesilovače; kombinovaná zpětná vazba

Malou odbočku od thematu: mnozí domácí konstruktéři se snaží znásobit jakost svých přístrojů rozdělením tónového pásma do dvou, případně do tří oblastí už v zesilovačích. Sestrojili prostě samostatný zesilovač pro tóny řekněme do 1000 c/s, a další pro kmitočty větší. Hlavní důvod byl ten, aby mohli samostatně řídit hlasitost příslušných reproduktorů, neboť každý zesilovač měl svůj, pokud lze speciální. Nepokládáme tento způsob za zlepšení, právě naopak. Důvod je ten, že zesilovač hloubek musí odřezávat, a zesilovač výšek musí nabíhat v oblasti kmitočtů velmi dobře slyšitelných a ve zvukových pořadech velmi důležitých, ať je to 400 nebo 1500 c/s, nebo někde mezi tím. Pokles nebo vzestup kmitočtové charakteristiky o nezbytných 6 dB na oktaču je nepřemenně spojen s fázovým posunem o 90° na tu nebo onu stranu, obraz B. A tak jsou-li rovně části charakteristik plovoucí souhlasně, jsou v místě křížení fázové posunuty aspoň o 90°. Fázový rozdíl byl sice do nedávna pokládán za bezpodstatný, ale novější práce uvádějí, že taková fázová přetříťost zhoršuje přenos skoků (přechodných zjevů). — Rozdelení zesilovaného pásma by mělo význam tenkrát, když by nebylo lze s týmí součástkami zeslit pásmo v jediném kanálu. To ovšem je dobré možné; smysl má jedině použít rozdělených reproduktorů.

V článku o kombinované zpětné vazbě v tomto čísle uvádí Ing. O. A. Horna možnost dosáhnout příznivých výsledků záporné vazby s podstatně menší obětí na zisku použitím vazby kombinované, kladné a záporné. I kdybychom nepoužili vazby žádné, potřebovali bychom však pro dále popsaný stupeň vedle dvou koncových ještě dvě další elektronky (invertor a předzesilovač, kdybychom chtěli vystačit s budicím napětím 1 V), a při vazbě s faktorem jen 3 tím spíše. Kromě toho je kombinovaná vazba vskutku kombinovaná, a jestliže měli méně zkušení potíže s uklidněním zesilovače s vazbou jen negativní, měli by jich v samostatně koncipovaném zapojení nejméně o 20 dB více. Nežádějme, aby zpětná vazba zachraňovala víc než je vhodné.

Zapojení


Ovbd se skládá ze vstupní, budici elektronky V1, z elektronky V2 s kathodovým a anodovým výstupem jako zdroj dvojčinného napěti pro koncový stupeň s elektronkami V3, V4. Ze sekundárního

vinutí výstupního transformátoru jde záporná zpětná vazba do kathodového obvodu V1, nastavená odporem Rzp na činitel 10. Počítáme-li v první elektronce se ziskem 20, v druhé přibližně 1, v koncové 50, je celkový zisk jedné strany 1000. Převod výstupního transformátoru celého je $\sqrt{1000/R_k}$, čili zisk jedné větve až po sekundár je

$$\frac{1000 \cdot 2}{\sqrt{10000/R_k}} = 20\sqrt{R_k} = A$$

(10 000 Ω je optimální zátěž mezi anodami; R_k je odpor kmitačky; faktor 2 reprezentuje okolnost, že jsme prve počítali jen s jednou stranou). Měli byt činitel zpětné vazby $1 + \beta A = 10$, je $\beta A = 9$ čili $\beta = 9/A$. Hodnota β je v našem zapojení dána poměrem odporu v kathodi k celkovému odporu obvodu zpětné vazby 11: (111 + Rzp). Odtud $Rzp = 111(1 - \beta)/\beta$. Dosadíme-li za $R_k 5 \Omega$, výjde celkový zisk $A = 20\sqrt{5} \approx 45$, vhodné $\beta = 9/45 = 0,2$, $Rzp = 111 \cdot 0,8/0,2 \approx 450 \Omega$. Výstupní napětí pro výkon 8 W na kmitačce 5 Ω je $\sqrt{8.5} = 6,3 \text{ V eff.}$, při celkovém zisku se zpětnou vazbou 4,5 je vstupní napětí $6,3 : 4,5 = 1,4 \text{ V}$. Výstupní odporník, původně $5 \Omega \parallel 50 \Omega = 4,55 \Omega$ (50 Ω je vnitřní odporník koncového stupně, 100 kΩ mezi anodami, převedený na sekundár dělením čtvrtce převodu, $10000 : 5 = 2000$). Tuto hodnotu zpětná vazba zmenší na desetinu, $0,455 \Omega$, a protože je tvořena týmž vnitřním odporem (kmitačka) 5Ω , jako prve, a zmenšeným vnitřním odporem, výjde vnitřní odporník $5 \times 0,455/(5 - 0,455) = 0,5 \Omega$, což je 10 % z odporu kmitačky. Kdybychom při činnosti kmitačky nebo zátěži 5Ω odpojili a výstupní trafor měl zanedbatelný odporník, vzrosté napětí na výstupu o 11 %.

Zapojení má tyto podružné prvky. V kathodových obvodech V1, V2 jsou zařazeny drátové přesné odpory 11,1 Ω, určené k tomu, aby prostým připojením standardního měřidla 1 mA, 100 mV, 100 Ω bylo lze kontrolovat anodový proud; odporem 11,1 Ω je původní rozsah měřidla upraven na 10 mA. Podobné odpory jsou mezi středními vývody výstupního transformátoru, jejich hodnota je 1,01 Ω, upravují rozsah na 100 mA, a zejména tyto musí být aspoň na 1 % stejné, abychom mohli spolehlivě kontrolovat, zda anodové proudy elektronek jsou stejné. — V1 je vázána s následující V2 bez obvyklého kondensátoru. V2 pracuje totiž jako kathodový obraceč polarity, kathoda je poměrně značně kladná, takže vazební kondensátor může odpadnout. Nezříkáme se ho pro

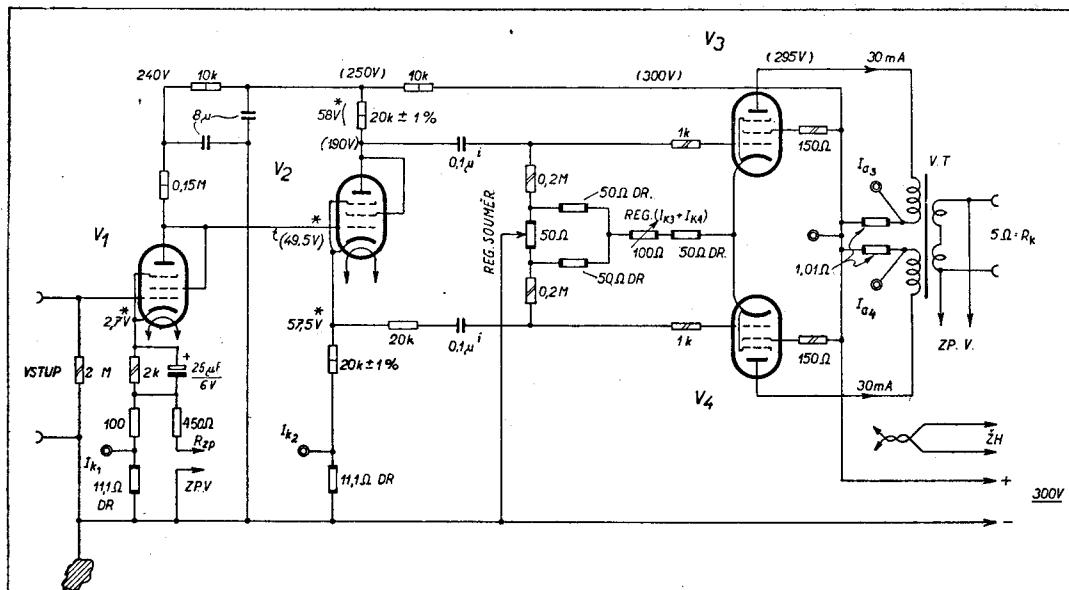

Schema s vepsanými hodnotami součástek. V závorkách jsou provozní ss napětí. Hodnoty s hvězdičkou byly měřeny voltmetrem s odporem 10 000 Ω/V při rozsahu 100 V. Odpory, kterými protéká ss proud, jsou úmyslně předimenzovány.

úsporu ani snad pro lepší přenos hlubokých tónů, nýbrž proto, že jednak odstraníme jeden obvod, natáčející fázi a ohrožující stabilitu, za druhé vyloučíme komplikaci s mřížkovým svodem V2. Odpory v anodě a kathodě V2 mají být přesně stejné, t. j. na 1%, aby napětí pro mřížky koncových stupňů byla stejná. Protože však kathoda působí jako zdroj o velmi malém odporu, prakticky 1/strmost V2, t. j. 1000 Ω, kdežto anoda naopak jako zdroj s odporem prakticky rovným 20 kΩ (vnitřní odpor triody V2 značně stoupne vlivem proudové zápl. zpět vazby neblokováním odporem v kathodě, takže nemůžeme počítat s obvyklými asi 20 kΩ paralelně k Ra), můžeme doplnit obvod kathody ještě seriovým odporem 20 kΩ. Je tu jednak proto, aby úbytek, vyvolaný zátěží mřížkovými odpory koncových elektronek, byl u obou větví stejný, jednak aby také výška, zeslabované kapacitami mřížkových obvodů, byly u obou větví stejně postiženy a nevznikala nesouměrnost.

Kathody obou koncových elektronek jsou spojeny a vedeny na zemi přes soustavu odpórů tak rozdělených, aby jednak bylo možné nastavit velikost obou kathodových proudů na hodnotu danou ztrátami anod a střnicích mřížek (Reg. Ik3 + Ik4), za druhé aby bylo možno nastavit stejně proudy v obou elektronkách (Reg. soumér.). — Jinak jsou v přístroji jen běžné hodnoty a známé obvody, včetně zesílené filtrace prvních dvou stupňů. Přístroj sám bude napájen z běžného síťového přístroje s jednoduchým filtrem C-L-C. Zhavický obvod není zde spojen se zemí, protože to rezervujeme pro první elektronku předzesilovače, která je zvláště citlivá na brčení.

Součástky

Elektronky jsou EF 22 (V1, V2) a EBL 21 (V3, V4), protože jsou dostupné a běžné. Jinak by bylo vhodnější použít na koncový stupeň výkonějších elektronek (snad EL 6 nebo EL 12, pro něž je zapotřebí jen malých změn v hodnotách), aby výkon dosáhl oněch 15 wattů, pokládaných britském vzoru za optimum. Na prvních stupních byly by vhodné triody s trochu větší kathodou, aby zisk a vnitřní odpory byly příznivější. — Malé drá-

tové odpory 1; 11,1 a 50 Ω si vyrobíme sami navinutím odporového drátu na těleska odporu 1 a 2W za kontroly na můstku; regulační odpory 50 a 100 Ω budou ze žávících reostatů, nebo z válečkových drátových odpórů s odbočkami. — Odpory 20 kΩ/1% porovnáme na můstku. Nemusí být přesně 20 kΩ, ale mají být oba pokud lze stejné. — Kondensátory s indexem i volme vzduchotěsné (výprodej). Drobné součásti použijeme nové a budeme je montovat tak, aby při tom nevznikla ohrožující namáhání, na př. přehřátím zátažů nebo čapek na keramice. Nebude me prostě na jakostním přístroji šetrít ani drobnými výdaji, ani prací.

Jedinou složitou součástkou, v jejímž pořízení bude zapotřebí většinou svépomoci, je výstupní transformátor. Není zdáleka tak složitý jako Williamsoň, i když ovšem ani jeho dokonalost nemíti extrémní. Uvedeme hodnoty provedeného vzoru, který se osvědčil; závazné jsou z nich ovšem jen podstatné věci, ne podrobnosti.

Jádro: průřez sloupku 25 × 30 mm² = 7,5 cm². — Okénko 18 × 56 mm² = 10,08 cm². Obyčejný plech, používaný na síťové transformátory, se skládanou cívkou. Složení plechů střídavé, bez vzdichové mezery.

Vinutí: 1. polovice sekundáru, 40 záv. drátu 1,2 mm, smalt. vinuto v jedné vrstvě. Nato 3 vrstvy olejového papíru sily po 0,2 mm.

2. Polovice primáru, 1800 záv. drátu 0,2 mm, osm vrstev po 225 záv., každá proložena jemným transformátorovým papírem.


Vývod, a hned:


3. Další polovice primáru, stejně jako prve, nato isolace z 3 vrstvem olej. papíru 0,2 mm.

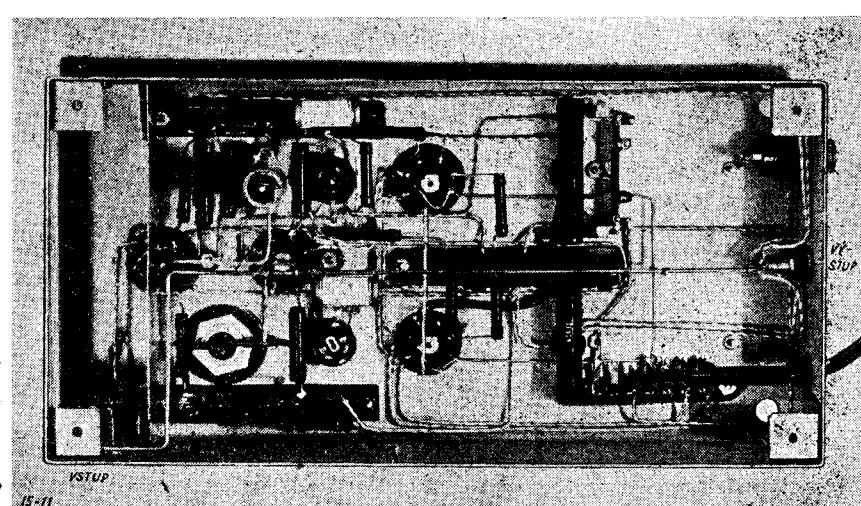4. Druhá polovice sekundáru, jako 1.) Sekundár spojíme za sebou, konec spodního vinutí se začátkem horního, obě vinuta v též smyslu. Primář má obě vinutí samostatně. Začátek 2. a konec 3. jdou k anodám, konec 2. a začátek 3. k odpornům 1,01 Ω resp. k + 300 V. Vývody vinutí 0,2 mm nastavíme kablíkem, aby nehrzoilo ulomení při manipulaci. Odpory vinutí: celý primář 360 Ω, sekundář 0,23 Ω.

Stavba

Snímků a spojovací plán ukazují jak úpravy, tak rozložení součástí a spojování. Koncový stupeň je samostatný, protože jsme chtěli vyloučit bručení tím, že síťová část bude vzdálena, a usnadnit si práci montáži na prostor poměrně velký, bez



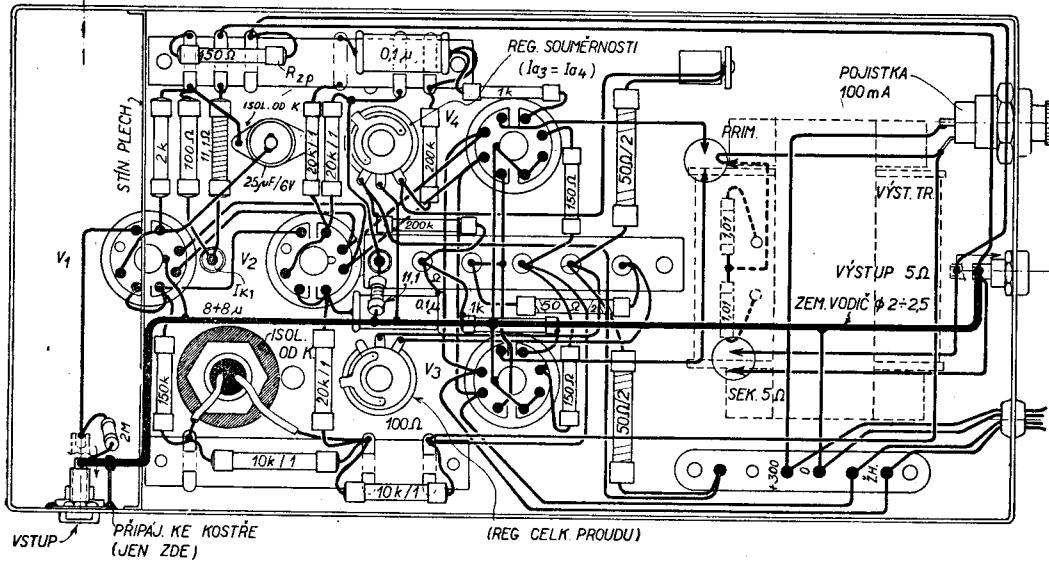

Spojovací plánek s přibližným vystižením tvaru, velikosti a postavení součástek. Obrys výstup. traforu ještě vyznačen čárkovaně, stejně jako spoje na horní straně kostry.

Dole. Tvar a hlavní roz-
měry kostry koncového
stupně a krytu na výstup-
ní transformátor. Mírné
odchylky nezpůsobí potíží.


tisnění součástek. Obojí se osvědčilo, a kde je to možné, doporučujeme podobnou úpravu i svým následovníkům. Kostra má krabičkový tvar, navrhu jsou elektronky, dvojitý ellyt a výstupní transformátor v krytu, jehož význam je spíše ozdobný než praktický. Vpředu vlevo i vpravo jsou vstupní zdičky, a celý vstup i s mřížkovou částí VI je oddělen od ostatní části stínicím plechem. Stavba je souměrná, k čemu dalo podnět už schema, a dostatek spájecích plísků na isolačních lištách usnadňuje vzhlednou a účelnou stavbu. Odpor 11,1 Ω jsou zapojeny mezi zemním vodičem a isolovaným šroubkem, připevňujícím příslušnou objímkou ke kostře. Odpor 1,01 Ω jsou pod krytem výstu. traforu. Regulační odpory 50 a 100 Ω jsou před koncovými elektron-

kami k ovládání shora šroubovákem. Výstupní zdírky jsou uprostřed úzké zádní strany, jsou obě isolovány, stejně jako ellyt, protože spojení zemního vodiče na kostru je jen jediné, v těsné blízkosti vstupu. Zemní vodič z drátu 2,5 mm jde středem kostry a do něho ústí všechny přípoje. Vývody k napájecímu přístroji jsou svedeny na svorkovnici, odkud ven pokračují různobarevné kablíky.

Zkušenější čtenáři, jimž je návod na nákladní, dokonalý přístroj určen, právem se mohou pozastavit nad podrobností, s níž se věnujeme popisu. Chceme tím vyloučit možný nezdar, neboť v předložené úpravě byl přístroj vzácně stabilní a od počátku, bez zmeny jediné hodnoty, správně pracoval.

Uvedení do chodu

Po všeobecných zkouškách a kontrole zapojení a napětí připojíme reproduktor, nebo lépe zátež z 5Ω odporu a osciloskop k výstupu, a spustíme přístroj. Ozve-li se hned po nažádání elektronke vytí, je to známkou nesprávného zapojení zpětné vazby, a přepolujeme připojení sekundáru výst. transformátoru. Poté bude při dobrém zapojení zesilovač až podezrele tichý, na př. bručení jsme neslyšeli ani s hlavou bezmála v reproduktoru. Kdyby se však na osciloskopu nebo na výstupním voltmetu objevilo napětí nadzvukového kmitočtu, znamenalo by to, že zpětná vazba je v oné oblasti pozitivní, a prozatím bychom zvětšili R_{zp} natolik, až by kmity přestaly. Tuto možnost však pokládáme

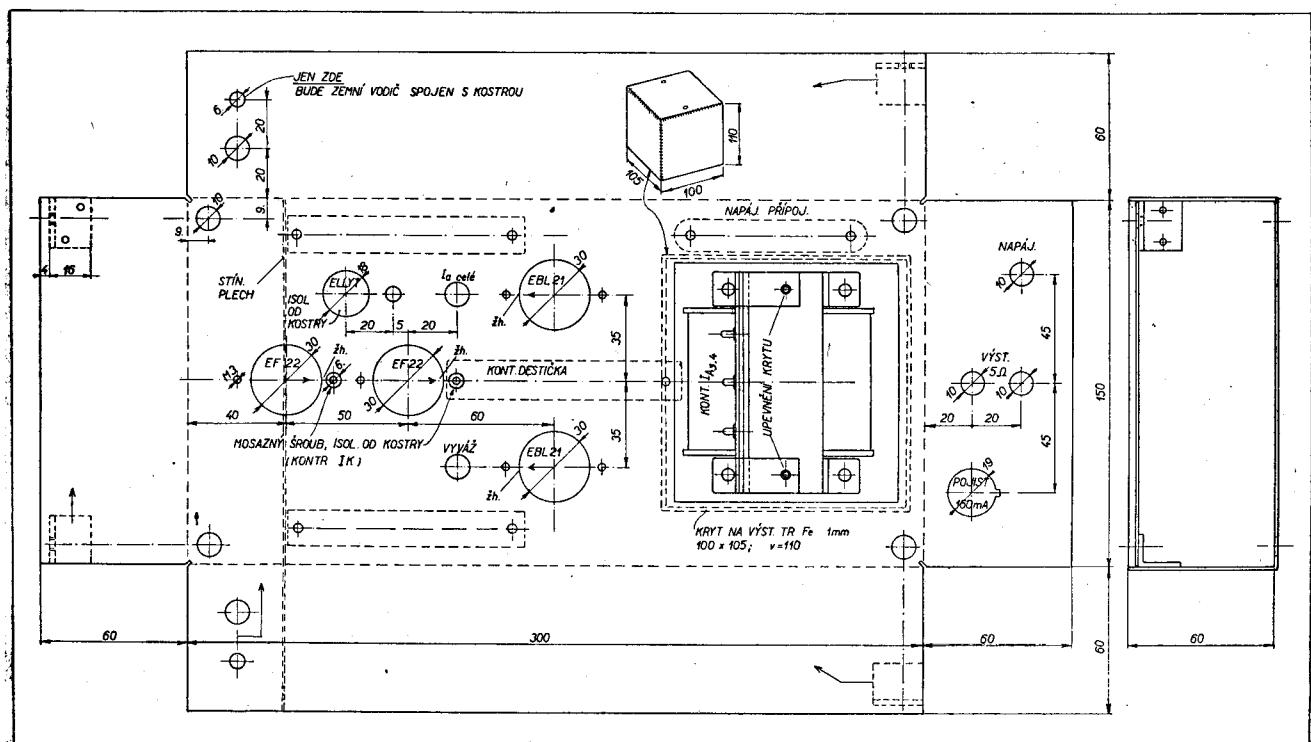

skoro za vyloučeno, protože nás přístroj nejenž od počátku nekmital, nýbrž snesl i zmenšení R_{zp} na nulu, t. j. zpětnou vazbu s faktorem 46, 33 dB, aniž jevil nestabilitu. V méně příznivém případě půjde snad o podstatnou odchylku od vyzkoušené konstrukce, kterou bude nutno odstranit, nebo o závadu v zapojení nebo v součástce, pravděpodobně ve výstupním transformátoru.

Dotyk prstu na vstupní zdřífe ovšem zasilovač probudí, i když zvuk v reproduktoru nebude příliš divoký zásluhou zpětné vazby, která omezuje zisk. — Poté zkонтrolujeme napětí a porovnáme je s hodnotami ve schématu. Hodnoty s hvězdičkou byly měřeny voltmetrem s odporem 10 k Ω /V, aby nevznikla přílišná zátěž na obvodech se značnějším odporem. Důležité jsou hodnoty na mřížce a kathodě V2, které se mají lišit o přiměřené předpětí, asi 6 V. Poněkud větší rozdíl v našem případě nasvědčuje, že voltmetr na mřížce přece jen zmenší napětí přes odpory 150 k Ω . Kdyby byla napětí na odporech 20 k Ω podstatně větší než ve schématu, značilo by to přílišný proud elektronkovou V2, t. j. příliš malé předpětí, čili příliš velké + napětí na mřížce V2 a na anodě V1. Pak bychom zvětšili anodový odpór 150 k Ω ; uvedené hodnoty jsou však zkoušeny.

Nastavení proudů v koncových elektronkách. Připojováním miliampérmetru 1 mA/100 mV/100 Ω nebo nějaké blízké hodnoty k odporům 1,01 Ω změříme anodové proudy koncových elektronkou. Nejdříve nastavíme potenciometr „Reg. souměr.“ tak, aby oba byly stejně. Pak nastavíme reostat „Reg. (Ik3 + Ik4), aby při 300 V činily každý 30 mA (anodová ztráta $300 \times 0.03 = 9$ wattů; na 11 wattů, uváděných v katalogu pro EBL21, je snad bezpečnější nejít, v zájmu životnosti). Poté znovu kontrolujeme ev. opravíme souměrnost; na ní záleží, aby výst. transformátor neměl stejnosměrnou magnetizaci. Tím jsou přípravné zkoušky skončeny.

Výsledky

Hotový zasilovač jsme zkoušeli jednak obvyklým způsobem s tónovým generátorem a zátěží, kontrolovanou st voltmetrem a oscilografem (7), jednak poslechem. Výsledky uvedeme zatím jen stručně.

Výkon při sinusovce na oscilografu právě před začátkem pozorovatelného skreslení:

kmitočet: 25 100 1000 10 000 c/s

výkon: 4,5 5,5 6,3 5,8 W

(skreslení bylo kontrolováno sice jen pozorováním obrázku na oscilografu, ale velmi bedlivě, na sítí křivek, která umožňovala sledovat pohyb a nesouměrnost průsečíků; proto poměrně malé výkony. Williamson má pro výkon 15 W ztrátu 450 V \times 0,125 A = 56 W; to je poměr 1 : 3,75. Zde je výkon 5,5 a ztráta 20 W, t. j. poměr 1 : 3,65, při méně výhodném provozu s menším napětím).

Kmitočtová charakteristika: při kontrole sledovali voltmetr přesně průběh napětí z tónového generátoru, čili držel hodnotu v mezích 25 až 16 000 c/s s odchylkami značně pod 1 dB.

Poměrně značné odchylky byly shledány v konstantách zpětné vazby. Nejprve jsme se dopustili chyby: kontrolovali jsme výstupní odporník měřením napětí na sekundáru, při zátěži a bez ní [(7), III. 3], a v závěru napětí na 1,11 se podařilo dosáhnout, až když byl $R_{zp} = 0$, t. j. zpětná vazba s činitelem 46; 33 dB. Tu se zdá být teorie v přílišném rozporu s praxí. Když jsme však uvážili, že na pokles napětí při zátěži má vliv nejen vnitřní odpor elektronky, ale také odporník transformátoru, který v našem případě činil asi 8 %, vyšlo najevo, že jsme extrémně silnou vazbou stlačili vnitřní odpor asi na $11 - 8 = 3$ % zátěže, což je jistě dost. Z toho také vyplynulo, že naš transformátor byl pro daný účel vyměřen poněkud skrovně, třeba rozumně málem doháně potřebný síťový transformátor. Smíme tedy nastavit zpětnou vazbu tak, aby přírůstek byl asi 19 %.

Poslechová zkouška, prováděná s přenoskovou a s výstupním přijímačem podle (3), ale jinak s běžným reproduktorem i s des-

kami prostřední úrovně ukázala, že zasilovač má vlastnosti tak dobré, že co zbylo k výtkám — bylo toho máliko — spadá na vrub ostatním členům obvodu, ne samotnému zasilovači. — Podrobněji probeďme zkoušky ve spojení s následujícími částmi přístroje v příštích číslech t. l.

Pramen y:

(1) Nové možnosti rozhlasového poslouchu, E 2/1950, str. 29.

(2) Williamsonův zasilovač, E 6/1950, str. 126.

(3) Přijímač s věrným přednesem, E 5/1950, str. 116.

(4) Přestavba starého přijímače, E 9/1950, str. 210.

(5) Co je intermodulace, E 8/1950, str. 176.

(6) V. Šádek, Stabilita zasilovačů s negativní zpětnou vazbou, E-RA 7-8/1948, str. 186.

(7) Zkoušení tónových zasilovačů, RA 10/1947, str. 270 a 12/1947, str. 332.

VÝPOČET VÝRAZU $\sqrt{a^2 + b^2}$ NA PRAVÍTKU ÚČELNĚJI

Přispěvky čtenářů k námětu z č. 10/1950, str. 235.

Návod na výpočet druhé odmocniny součtu dvou čtverců, který byl uveřejněn v 10. čísle letošního ročníku t. l. na straně 235, supozorňuje na vše, kterou ocení každý elektrotechnik. Malou změnu postupu však odpadne jedno násobení a počet úkonů na pravítce se zmenší o jeden pohyb indexem. Při popisu zjednodušení se přidržíme příkladu a označení stupnic pravítka podle obrázku zmíněného článku.

Na dolní dvojici stupnic pravítka C, D vypočítáme poměr 18/28; zásadně vždy déle menší číslo větším. Vláskek indexu při tomto dělení postavíme tedy na hodnotu 18 dolní pevné stupnice D. Pod jedničkou horní pevné stupnice A čteme na horní pohyblivé stupnici B hodnotu 2,42. Z paměti přidáme jedničku a pohybem posuvnou části pravítka vlevo postavíme výsledek 3,42 na horní pohyblivé stupnici B pod jedničkou horní pevné stupnice A. Na dolní pohyblivé stupnici C pak čteme pod vláskem indexu přímo výsledek 33,3. — Důkaz tohoto postupu je obdobný, jako ve zmíněném článku. Na tento postup upozornil F. O. N. v Elektrotechnische Zeitschrift, roč. 1927, str. 1075 a 1749, o odtud je také citován v elektrotechnické literatuře.

Několik pokynů k úspěšnému provádění naznačeného výpočtu ušetří zajemcem námahu s odvozováním základních pravidel a pomůže jim vyuvarovat se chyb. Při přičítání jedničky na horní pohyblivé stupnici je třeba dbát toho, že hodnota, čtená na této stupnici, je mezi jedničkou a stovkou; pokud je v levé polovině stupnice, je mezi jedničkou a desítkou, pokud je v pravé polovině stupnice, je mezi desítkou a stovkou. Podle toho přičítáme jedničku. Většina moderních logaritm. pravítka má levou část horní stupnice opatřenu čísly 1, 2, 3, ..., 10, pravou část čísly 10, 20, 30, ..., 100; to značně přispívá ke správnému čtení a nastavení hodnot na této stupnici.

Přijde-li horní pohyblivá stupnice do polohy mimo jedničku na levém kraji horní pevné stupnice (je-li třeba provést počáteční dělení na dolních stupnicích posunem pohyblivé části pravítka vpravo), čte se na horní pohyblivé stupnici pod jedničkou (pří-


stovkou) pravého konce horní pevné stupnice. Na příklad při výpočtu $\sqrt{6^2 + 30^2}$ nastavíme vláskek indexu na hodnotu 6 dolní pevné stupnice a pod něj nastavíme hodnotu 3 dolní pohyblivé stupnice — déle vždy menší číslo větším. Pod jedničkou, případně stovkou horní pevné stupnice čteme na horní pohyblivé stupnici hodnotu 25, posuneme pravítko směrem vlevo na hodnotu 26 a pod vláskem indexu je patrný výsledek 30,6.

Jeli poměr obou čísel, s nimiž se provádí naznačený kvadratický součet, menší než 1:10, je hodnota, čtená pod jedničkou nebo stovkou horní pevné stupnice větší než 100. Podle toho bychom provedli přičítání jedničky. Zpravidla však menší číslo v tomto případě zanedbáváme a pokládáme větší z obou čísel bez počítání za výsledek. Chyba, které se tím dopustíme, nemůže nikdy překročit hodnotu 0,5 %.

Ing Dr. Vladimír Hlavsa, Praha.

V 10. čísle Elektronika otiskujete způsob řešení výrazu v nadpisu na logaritmickém pravítku. Snad stojí za zmínku ještě jiný způsob, podle mého názoru jednodušší a rychlejší. Postup podle obrázku. Na větší z obou čísel, v našem příkladě a, na dolní stupnici pravítka, D, nastavíme hodnotu 10 horní stupnice šoupátká, B, operace 1. Nad číslem b na dolní stupnici pravítka čteme na horní stupnici šoupátká pomocné číslo n, operace 2. K němu přidáme zpaměti 10, a nastavíme ryskou okénka na stupnici B (operace 3.). Na stupnici D čteme výsledek. Důkaz správnosti si snadno čtení provedou. Skutečný postup je ovšem podstatně rychlejší, než jeho vypsání zde.

František Klepánský,
Drásov 106.

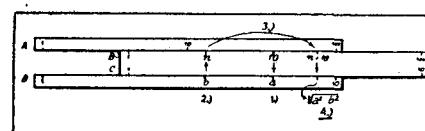


Jednoduchý rozhlasový budík

Využití přijimače, naladěného na příjemný pořad, a samočinné zapínaného hodinovým strojkem, takže celé souprava působí jako „budík“ neskonale přívětivější než obvyklý řinčící postrach na převráceném talíři, bylo v tomto listě věnováno místa dost. Zvlášť jednoduché návody (č. 11/1939; č. 10/1949) vzbudily značnou odezvu, takže autory upřímně potěšilo, že nejsou sami, kdo mají potíže při vstavání do práce. Nechť proto čtenáři vlivně příjmu i návod následující, v podstatě shodný s úpravou, popsanou loni v č. 10 na obrázku 4 (str. 233) s tím zlepšením, že použité úprava spinače se dá spolehlivě ovládat i mimo výkonným natahovacím klíčekm budíčka „obvodu“ na zadní stěně budíku, že dále dokáže sepnout i výkon podstatně větší než pro přijimače, takže z rozdělovací zástrčky je možné nejenom rozehrát přijimač, ale i na malém vařiči připravit vodu na ranní kávu, a podobně.

Spinač si vyrobíme sami tak, aby byl bezpečný i důkladný. Základem je tělesko C obrysu kruhové úseče z nějakého hutného isolantu, v nouzi snad i ze dřeva důkladně impregnovaného. V jeho výrezu je jednak pevný kontakt d1, tvořený hlavkou nejlépe měděného šroubku, a podajník kontakt d2 z mosazného nebo bronzového pásku $0,5 \times 5$ mm. Na jeho konec připájíme měděnou objímkou pro lepší

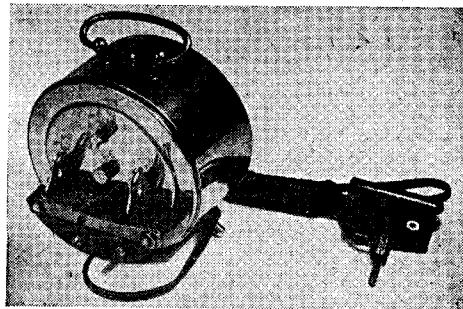Bez zásahu do vnitřního ústrojí je možné proměnit obyčejný budík v samočinný spinač, který v nastavený čas připojí na síť přijimač, svítidlo nebo jiný elektrický přístroj. Hodi se nejenom k přívětivějšímu probuzení, ale i k samočinnému spínání elektrických zařízení většího výkonu, použije-li se elektrického obvodu budíku k zavedení proudu do magnetu stykače.




dotyk. Jde-li o spínání větších výkonů, upravíme dotyky z kousků stříbra, které je známeným materiálem pro tento účel. Uprostřed má část C otvor pro přívod z ohebného vodiče, jehož dvě žíly procházejí žlábkou v C na straně, obrácené k budíku a vedoucí k pevným místům obou kontaktů, kam vodiče připájíme. S obou stran je část C kryta čely D1, D2 z pertinaxu, a celek je sevřen celkem čtyřmi šroubkami, M3, z nichž dolní S3, S4, procházejí až k vlastnímu budíku a jsou zavrtány do závitů, které vyřízneme buď do dírek s límkovitě zdviženým okrajem v plechu zadní stěny, nebo na vhodné místo zezadu (zevnitř budíku) připájíme matičky, aby závit a upevnění byly důkladnější. Šroubek S1 jen svírá čela D1 a D2 k části C, šroubek S2 je zároveň ložiskem, na němž se volně otáčí páčka P z plechu síly asi 0,6 mm. Ložiskový ko-

nec je jednou nebo několikrát přeložen a pronýtován, aby ložiskový otvor vyšel delší a páčka se na svém uložení příliš nevklala. Druhý konec je tak upraven, aby na něj mohl beznesážnej najet klíček, kterým natahuje buzení, a aby po stlačení páčky zůstal stát. Asi uprostřed její délky je do ní naražen količek z galalitu nebo fibru, který při stlačení přitiskne d2 k d1 a tím uzavře dotyk. Shora je prostor spinače uzavřen pertinaxovou destičkou K, připevněnou dvěma šroubkami S5, S6.


Tento budík tedy *jenom spíná*, což je funkce nejpotřebnější. Ve dne vypínáme přístroje ručně, jejich vlastními spinači, večer po skončení poslechu připravíme budík k činnosti prostým kratičkým natažením budíčku, jen co by se páčka P zvedla a spínací dotyk přerušil. Dvojžilový vodič vede buď k přívodu přijimače, jehož jednu žluť pferušíme a vzniklé konce spojíme s konci přívodu budíku. Je také možné provést pferušení v jedné vodivé straně dvojcestné nebo trojcestné zástrčky (může to být i normované provedení se zemnicím kolíkem, podaří-li se ji získat). Pak můžeme do zástrčky připojit podle libosti přijimač, stolní svítidlo (které budíci účinek zesílí umělým rozdělením) a třeba zmíněný vařič. Spojení vodiče a zástrčky ovšem vypracujeme spolehlivě a bezpečně, aby nemohlo vzniknout zkrat ani úraz proudem, a aby také přívod k budíku byl zajištěn proti vytržení.

Konstrukce je skoro primitivní a vystačí na ni nejprostší nástroje a materiál. Přesto plní dobře svůj úkol a její výhodou je, že po uvolnění dvou šroubků stříží kdo rozezná, že obyčejnému budíku byl před tím uložen úkol tak speciální, jako je samočinné spínání. *mš.*

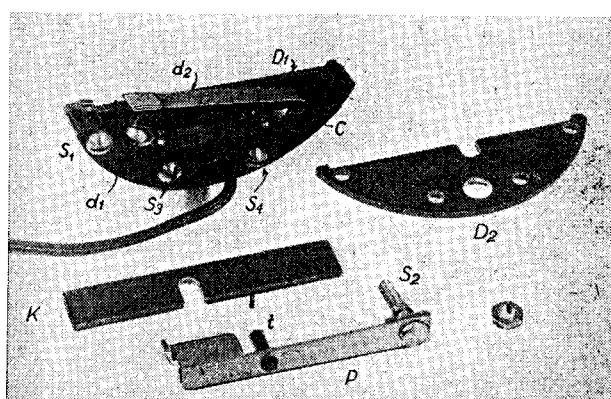Cástečně rozložený spinač s označením podle výkresu a textu. Destička K byla ve vzorku jen zasunuta do rybin v okrajích C.



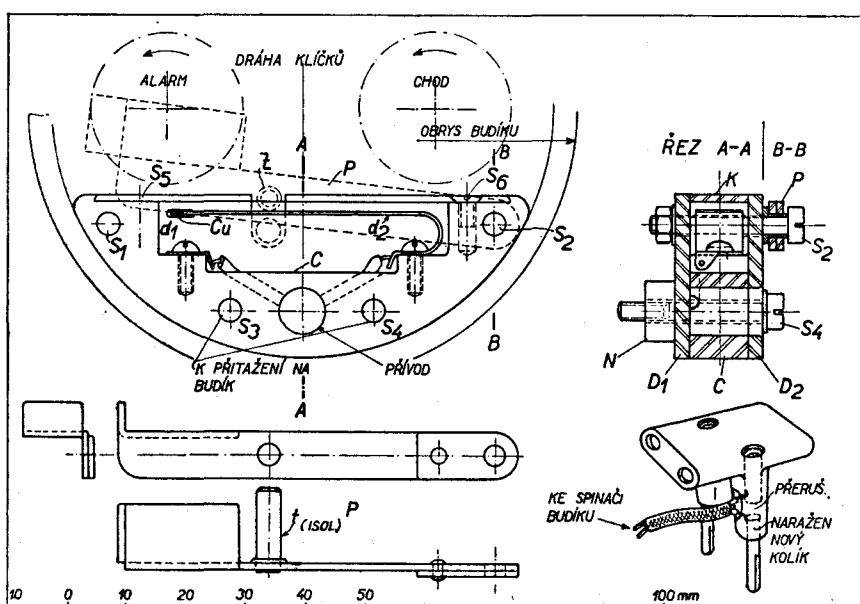Výkres spinače. Vpravo dole úprava trojcestné rozvodky pro možnost připojení několika spotřebičů.



PŘEDVÁNOČNÍ PROBÍRKA DESKAMI

Václav FIALA

KONCERTANTNÍ SYMFONIE pro hoboj, klarinet, lesní roh, fagot a orchestr — W. A. Mozart — Sólisté: Jos. Šejbal, Al. Rubin, Mir. Štefek a K. Vacek — Česká filharmonie — Ridi Václav Talich — Supraphon 14330-33.

Nepamatuj se již přesně, kdo z velkých muzikantů a symfonických pokračovatelů solnoradského mistra řekl o něm v žertu: „Mozart byl z nás poslední, kdo ještě dovezdil naházet několik themat do hrnce, zamíchat s nimi a připravit nejskládajší hostinu pro labužníky“, ale vzpomněl jsem si živě na tento výrok, když jsem poslouchal tuto rozkošnou, opravdu koncertantní symfonii, zjevně dílo mistrova mládí. Jak Mozart s těmito thematy, duchaplně vymyšlenými pro čtyři jmenované dechové nástroje a odvozenými přímo z jejich zvukové podstaty, doveze „zamíchat“, to slyšte ze široce rozprávěného Allegra. Má na deskách plné čtyři strany, neboť zjevně se sám Mozart této hry nemůže nabízit. Druhá věta nás může zvláště zajímav. Začne v unisonu a po chvíli z něho vystupují samostatně koncertující nástroje: nejprve fagot, potom klarinet a konečně hobojo. A nyní přijde pro Čecha překvapení: nenadál hobojo zapívá počáteční tóny naší národní hymny a po hobojo tento krásný motiv opakuje v augmentaci, to jest v rozklenutějším tempu, lesní roh. Přibuzenství inspirace, neboť o nic jiného v tomto případě nejde, slouží našemu Škroupovi jenom ke cti. Motiv se vrátí ještě na druhé straně desky. Mezikámen prožijete při poslechu chvíle velkých krás. Jak jen Mozart doveze na příklad mísit nástroje a jejich barvy! Jeho adagio je hned temné, hned se zase rozsvítí, má v sobě stesk i útěšnost, jako by tvrdě této božské muziky jedním okem nad krásami vezdejšího světa slzel a druhým se usmíval. A pak závěrečné andante con variazioni, kde konec opravdu korunuje dílo. V této poslední části koncertující nástroje překonávají samy sebe; ještě dnes se musíme podivovat, co všechno se na ně dá zahrát. Cožpak teprve současníci Mozartovi, pro které byl klarinet skoro novým nástrojem!

Nahráni samo je výborné. Orchestr zní plně, štvavnatě a je posazen pevně na basový part. Také dynamické rozpětí od pianissima do forte je dostatečné a není, bohudík, přeháněno. Zvláště je nutno pochválit zde sólisty. Zpěvnost hoboje a ušlechtilost jeho frázování, rejstříková výrovanost a technika klarinetistova, mistrovsky provedená nejchoulostivější míska hráčský zvláště choulostivého nástroje (nadarmo nefikázi muzikantů lesnímu rohu „kikspugé“!) nebo konečně jistota, s jakou fagotista bere svoje prudce leticí skoky, to všechno si zasluhuje pozornosti posluchače a těž nás poučuje, jaké mistry nástrojové hry máme v České filharmonii. Ale nejde jen o techniku dokonalost. Zdá se, že Praha opravdu nebyla nadarmo zamilovaným městem Mozartovým. Cítí snad svoje duchové přibuzenství s českým muzikantstvím? Schopnost interpretovat Mozarta nám zjevně zůstala až po dnešní den a má — jako snad svůj hlavní znak — výraznou pětiřezost, zatím co jinde často slýcháváme názvuky vyumělkovanosti nebo hrackářství. — Budíž ještě poznámenáno, že neviditelného Václava Talicha, který stojí nad těmito koncertisty a nad do provázejícím orchestrem, je opravdu slyšet z každého taktu: z toho, jak skladbu dynamicky odstraňuje a nenásilně stupňuje, z toho, jak sladil mezi sebou frázování jednotlivých motivů, také rozdil jejen v povaze nástrojů, z toho, jak mu

přesně nastupují nástroje ve dvouhlasech nebo vícehlasech na téma akordu (zádne „trefování“), které vždy prozradí budě dostatek zkoušek nebo neschránost orchestru, z toho, jak z nádherných výdrží orchestrálního tutti doveze samozřejmě přejít do laškového tónu, z toho, jak mu s plným zdůvodněním znějí růbata čili změny v téma tempu, nebo konečně z toho, jak mu znějí pomlky na jednu i více dob, důkaz dokonale uchopeného rytmu.

K nápisu na nálepce máme však připomítku. Objevuje se tam totiž za názvem Koncertantní symfonie v závorce značka Koch, I. 9; nemám po ruce ani původní Köchelův seznam, ani jeho poslední vydání, revidované Einsteinem, ale ta římská číslice není köchelovská. Ta se vyskytuje naopak v úplném vydání Mozartových děl u Breitkopfa & Härtela, ale tam zase neoznačuje ani symfonie, ani koncertantní hudbu, zůstávající vyhrazena církevním skladbám. Kdo byl Ludvík Köchel, snad si některé čtenáři této rubriky pamatuji i z „Radioamatéra“ (ročník 1947, str. 136); ve světě ho zná každý inteligentnější hudebník a ví něco i o jeho vzorné sestaveném seznamu Mozartových děl, podle kterého jsou dnes běžně označována a často rozpoznávána. Mozart totiž svoje skladby nečísloval a při jeho plodnosti nemohlo plně vyhovovat ani označování ve stupnicích. Köchelovské pořadové číslování má tedy bluboký smysl. Není pochyby, že s těmito deskami chceme jít na světový trh. Na jejich visitce by tedy neměla být tisková nedopatrkení.

A ještě jednu poznámku: Přehrál jsem si úmyslně „Koncertantní symfonii“ i na mechanickém gramofonu, poněvadž vím, že je stále ještě mnoho těch, kdož desky jinak nehrájí, a mohu říci, že i při mechanické reprodukci tyto desky jsou hudebním požitkem. Nedejte se, máte-li snad jen mechanický gramofon, hudebou tohoto druhu odstrášit a nedomnívejte se, že by snad na ni náš přístroj nestačil. Byli byste sami proti sobě. !

Notturno — Alexander Borodin — Karel Šroubek - housle, prof. František Maxián - klavír — Na rubu: Meditace, op. 32 — Alexander Glazunov — Let čmeláka — Scherzo z opery „Pohádku o caru Saltanu“ — N. Rimskij-Korsakov — Karel Šroubek - housle, prof. František Maxián - klavír — Národní diskotéka (také Supraphon) — 10600.

Kdykoli poslouchám Karla Šroubka v našem rozhlasu, uvědomuji si, že je to jeden z nejlepších houslistů, které je možno v soudobém rozhlasu vůbec slyšet. Ne každý houslista, i kdyby to byl největší mistr svého nástroje, doveze totiž hrát pro mikrofon tak, aby se to vyrovalo jeho výkonu na koncertním podiu a aby dosáhl neviděný stejně a snad ještě silnějšího dojmu. Karel Šroubek dlouhou zkušenosí, vytrvalým cvičkem a zvláštní dispozicí v rozhlasu vás praví-



Alexander K. Glazunov (snímek asi z roku 1908).

dejně uchváti a víme nejen z domova, nýbrž i z ciziny, jak jeho mistrovská hra je respektována. Právě Karel Šroubek, dnes primarius Pražského kvarteta, je přímo predurčen pro gramofonový zápis, neboť reproducční problém je si velmi příbuzný. Skutečně také deska, o které píšeme, je mimořádně dobrá a je ji možno směle postavit mezi nejlépe znějící houslové snímky. Karel Šroubek má intonaci čistou jako křistál (jen si poslechněte jeho oktávy ve dvojhmatech), jeho přednes je dostatečně výrazný a přitom vždy ušlechtilý, má zvoničné výsky, tónovou vyrovnanost na všech strunách, docela mimořádnou sytost na struně g a v závěrném smyslu pro vystížení různých slohů. O jeho technických schopnostech psát nemusím. Kdo doveze mistrovský zahrát Sibeliův d-moll koncert, jež hrají opravdu jenom vyvolený z vyvolených (Heifetz a Oistrach jsou mezi nimi), jako to dokázal svého času v pražském rozhlasu Šroubek, ten se ovšem s problémy, jež mu klade úprava Borodinova Notturno nebo Let čmeláka od Rimského-Korsakova, vyrovnaná takovým způsobem, až vám bude přecházet zrak i sluch. Borodinovo Notturno je známá volná věta z Kvarteta D-dur. Karel Šroubek ji má zjevně v krvi jako kvartetista, a proto si s jejími dvěma vedoucími motivy a také s jejich výškovou polohou a konečně i s průvodními figuracemi ví rady a všude skladbě doveze dát, co jí patří. Úprava má ovšem některé odchylky proti originálu a může být i zkrácena, ale na rozdíl od jiných podobných transkripcí nezasahuje tak hluboko, aby kazila vlastní skladatelské dílo. A pro vzácnou, dodnes nepomíjející krásu Borodinovy melodie rádi už nad nějakým upravovatelským pokleskem přimhouříme ne jedno, ale obě oči, zvláště když si pomyslíme, že se tam popularisuje jedna z melodií opomíjené kvartetní hudby. Což když někoho právě tato úprava jednou přivede i ke kvartetům, nejčistší esencii hudby vůbec? Glazunovovo Meditaci Karel Šroubek hraje s vnitřně vásnivým tónem, bez pocukované sentimentality, ke které tato známá melodie často svádívá adepty houslové virtuosity — minores gentium, a létající čmeláka probáhní po svých strunách dostatečně rozbručeného, rozdurděného a přitom i náležitě mlsného. Posluchač se po tomto „bombónku“ pomalu sám olízne rozkoši. Na obou hráčích: Karlu Šroubkovi i profesoru Františku Maxiánovi je vidět, že vědi, co hrají, jinými slovy: že mají na paměti originální orchestrální scherzo, a skutečně též doveďou, pokud je to ovšem v možnostech této dvou nástrojů, vybavit dojem potřebné šíře, a nikoli titérného hraní, jak to často při reprodukcii této skladby bývá. Profesor František Maxián je na této desce daleko více než doprovazec. V Borodinově je Šroubkovi ideálním partnerem, který doveze neomylně vycítit, co Borodinova melodie, psaná pro smyčce, potřebuje na klavíru k odhalení svých dalších krás, a v Letu čmeláka se předhání se Šroubkiem ve virtuositě a zase se s ním váže v ústrojnou jednotu. Také toto nahráni můžeme označit jako velmi dobré, a je to dobré přístupná deska i hudebnímu začátečníkovi.

Jan Křtitel Krumpholz (1742—1790): Concertus in Si b mai a conc. arpa cum instrumentis. 1. Allegro moderato pars prima (et altera) — Arpa: Bedřich Dobrodinský — Chorus symphonicus FOK — Chori musici moderator: Václav Smetáček, phil. doctor — Musicae bohemicae anthologia — Supraphon MBA 13024.

Ta latina znamená, že jde o jednu desku ze záslužné anthologie české hudby, kterou vydal Supraphon v roce 1948. Vybrali jsme z ní pro dnešek skladbu vynikajícího českého virtuosa na harfu. Z Ma-

lých Budenic na Slánsku se nakonec jako mistr svého nástroje dostal přes Vídeň a Německo do Paříže, kde také zemřel. Byl žákem Josefa Haydna. Radostnost této allegrové věty z koncertu B-dur pro koncertující harfu a smyčcový orchestr svého velkého učitele nezapře. Na inspiřacním daru ovšem Krumpholzovi nechybělo a dlužit se vcelku nic nemusel. Jeho hudební mysl byla skutečně znamenitým. I kdybychom nevěděli z dějin hudební, že zdokonalil pedálovou techniku tehdejší harfy, poznali bychom to z napsaného partu; v některých částech harfa zde mluví nejen za sebe, ale i za ostatní orchestr. Bedřich Dobrodienský tuto dvojí stránku: ryze sólistickou a pak i sólovou s orchestrujícím podmalováním dovezl krásně vystihnot. Jeho hra má technickou dokonalost a vzařovou plastičnost, jež sama o sobě vyznačuje mistra. Dr Václav Smetáček s citlivě poddajným orchestrem FOK doprovází se slohovou noblesností, jak toho rokokové laděná hudba vyžaduje, ale doveze českost Krumpholzovy hudby také podtrhnout plnokrevnými akenty všude tam, kde jsou na místě. Gramofonové závody dělají dobře, že prodávají desky z antologie i jednotlivě. Nepochybujeme, že Krumpholzova skladba si nalezne cestu k českým posluchačům. Milovníci klasické hudby z ní budou mít upřímnou radost, tím spíše, že nahraný samotě je velmi dobré a že krásně zní opět i na mechanickém gramofonu.

O

Koncert pro orchestr — Béla Bartók — Budapest Székesfövárosi Zenekar — Řídí András Kordi — Supraphon 19050-19055 celkem 11 stran, druhá strana poslední desky volná.


Letošního 26. září vzpomíval celý hudební svět, že před pěti léty zemřel maďarský hudební skladatel Béla Bartók,



který emigroval za Horthyovou režimu do Ameriky. Tento syn dvou hudebně neobyčejně nadaných rodiců počal komponovat sám již v devíti letech, kdy se o tom jiným smrtelníkům vůbec ani nezdá, znal již klasická díla hudby od Bacha až po Brahmsa a stejně brzy znal i opery Wagnerovy. Začal jako veliký citel Richarda Strausse, ale ve svém vývoji se markantně odlišoval od ostatních a šel stále samotářštějšími cestami za realizaci své představy. Jeho hudební vývoj silně souvisel s jeho záslužnou činností sběratelskou. Je totiž známo, že Bartók zapisoval maďarské, slovenské, rumunské a dokonce i arabské lidové písni a nápěvy na půdě jejich vzniku. Počet těchto zapsaných nápěvů přesahuje 7000. 2600 slovenských melodií vydala s jeho předmluvou a poznámkami Slovenská Matica v Turčianském Sv. Martině v letech 1934 až 1935, a to slovenský, německý, francouzský a anglický. Toťo chození „ad fontes“, čili návrat k pramenům, a samozřejmě i osobitě vypjatí vlastní hudební imaginace, byly asi hlavní příčinou toho, že Béla Bartók, stále dívčerněji se sživující s prastarými, většinou neznámými nápěvy a projevy dávné lidové hudeb-

nosti, opustil trvale celý diatonický i chromatický řád dosavadních škál a vzal si za základ dvanáct půltónů chromatické stupnice, zacházel s nimi jako s naprostě samostatnými jednotkami, neomezenými v kombinačních možnostech, což znamená radikální příklon ke zdůrazňování disonance. To arci nedělal Bartók sám, to dělali i jiní. Jestliže do čela modernistů mnoha významných kritiky je stavěn dnes právě on před jiné, kteří kdysi byli v pořadí před ním, vyplynulo to ze zvláštní tvrdosíjně přesvědčivosti, jímž se jeho nevyklenlé tvorbení vyznačuje. Bartók má velký dar rytmičnosti a ani jeho největší nepřítel tento solidní fundament hudby mu nemůže upřít. Při zdání vě největších kakofonických bezpečně rozpoznáváte úderný rytmus. Bartók je však nesporně prosycen i lidovostí. Je jí plno v jeho díle. Časem můžete mít dojem, že jste někde na nějaké lidové veselici s její změtí všechny zvuky. A vycítíte z jeho skladeb i žhavost tepu lidového srdece. Trpíčilo s lidmi a se svou dobou. Ale také odvážného srdece, odhadlaného bojovat jak za lepší život ostatních, i když i za svoje právo na svobodnou tvorbu.

Nelze se divit tomu, že maďarský rozhlas se rozhodl při letošním Bartókově jubileu nahrávat na gramofonové desky značnou část skladateleva díla. I tyto desky, o kterých píše, jsou nahrány v Budapešti městským filharmonickým orchestrem a byly převzaty před necelým rokem našími gramofonovými závody do jejich repertoárového souboru. Skladba se rozpadá na tyto části: Introduzione (tři strany) — Gioco della copie (dvě strany) — Elégia (dvě strany) — Intermezzo interotto (jedna strana) — Finale (tři strany). V teskném začátku smyčců je otevřena introdukce a střídají se v ní lyrické náladu s vnitřním vzuřením a ročlenými gradacemi, až po předchozím ukličidně přijde úsečně účinný doslov. Druhá věta, v souhlasu s nadpisem, zářína humorným rytmem a v jejím průběhu Bartók s ním dělá opravdu svoje divy. Rytmicky lidovou melodii doveze jiným rytmem v ostatních nástrojích ještě podtrhnout, ale pak tyto žerty zvolněním tempa dostanou ponurou barvu vzdáleného smutečního pochodu, až se temnoty zase prosvítí a smutek se rozplyně v žertu. Opět hra s rytmem a s barvami nástrojů, až všechna hudba uniká, mízí a jen buňkem ji uzavřá. Elégie má vzuřený začátek a vzuřenou melodii. Potom se ozve teskný, zjevně z lidové hudby odvozený nápěv. Jako by se před vánmi střídaly různé obrazy: tichý večer někde v maďarské pustě, pak tančící a zpívající vesnice, nenadálá vroucí melodie, snad objekt osamělých mlenců, mluva země a noci, kdy tajuplnou temnotu prořízne vysoký tón, jakoby signál, probouzející city trpíčích a jejich vzdornou silu, a konečně melodie důvěry, která nedozná, neboť je náhle vystřídnuta další částí. A je to po pravdě Intermezzo interotto, neboť hned v začátku přednášená hudební fráze je čtyřikrát převzána a později již v jediný tón je přerušován energickými rytmickými údery. I tady je plno temových protikadou, které jsou s oblibou svěřovány jednotlivým hudebním nástrojům. Finale je obrazem lidového tance a svým otevřením ve fugatu brzy rozvezvě ohnivé rytmus. Lyrické ztištění je jenom připravováno na nové gradace, až výr v poslední části se stane orgiastickým. Ale skladba se opět ukličí a po tajuplných sesloucháních v dřevěných nástrojích a dlouhém vlnění smyčců, jako by nás valily jednotlivé hudební instrumenty. Rodí se z toho nová, pokračující gradace, až z opětovného pomalého volání náhle zbleskne bleský konec s krátkou výraznou fanfárou a úderem bicích nástrojů. Nahráni samotě je výborné a tempera-

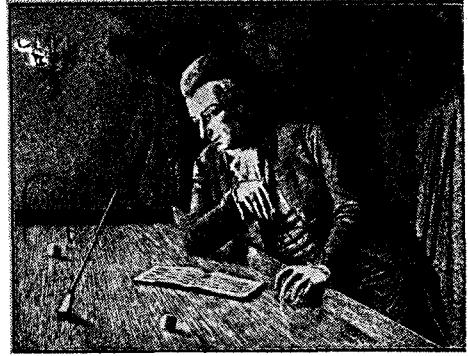

Umění a hra v poněkud jiné souvislosti než jakou obvykle připomínají filosofové. W. A. Mozart na Battově rytině doprovází skladatelské pochody svého tvůrčího hudebního ducha sledováním stejně přísně zákonitých pohybů hracích koulí na kulečníku.

mentní. Koncertující část obstarají především žestová a dřevěná nástroje. Smyče u Bartóka zdáleka nejsou tak exponované, jak jsme zvykli z jiných jeho skladeb, zvláště ovšem z jeho smyčcových karet. Zde prim opravdu nehrájí.

Výslovně upozorňuji své čtenáře, že Bartókův Koncert pro orchestr není lehká hudba, a pravděpodobně nejeden významný hudebník si položí otázku, zda je to vůbec hudba v dosavadním slova smyslu. Půjdete-li na ni s měřítky a požadavky posledních století hudebního vývoje, pak se s ní jistě nevyrovnat a spíše se zavříte proti ní. Myslím však, že v případě Bartókové by to byla velká chyba. Nelze ho obviňovat, že se pokouší nalézt novou cestu a že ji vidí jen v možnosti — všimněte si dobré toho slova! — návratu. Jeho zdánlivé podivnosti mají svou logiku a silnou přesvědčivost. Co se mne týče, nebudu ani na okamžik váhat a koupím si další Bartókovy desky, až budou u nás vydány. Patřím totiž svou povahou k těm, kteří jsou věčně zvědaví, a odiakáziva mě zajímalo nejen to, co v hudebě bývá, ale také to, co by mohlo být. Ale musíte se pro koupi rozhodnout sami po vlastním uvážení. Neboť de gustibus non est disputandum, čili jak to říká pan otec v „Babčce“ u Boženy Němcové: „Proti gusta žádný dišoutat“.

Z REDAKČNÍ POŠTY

Vážená redakce „Elektronika“.

Ve svém dopise Vaří redakci pan R. Hejdůšek připomíná, že se dal zlákat mým doporučením trnkových trnů k úpravě na jehly a že s reprodukcí, kterou získal s těmito dřevěnými jehly, byl mile překvapen a spokojen. Jsem rád, že má poznámka došla odesva a byla aspoň trochu prospěšná, a rád bych v nípojil ještě několik doplňků. Nedovedu s hlediskem botanickým vysvětlit, proč trny rostou jen na některých keřích (sám jsem si také všiml, že normálně vyvinuté keře trny nemají), ale na stráni, kde jsou trny, našel jsem několik suchých keříků, na kterých je trnů spousta, takže mně stačí jen občas jet „na lov“ a doplnit jejich zásobu. Jedna jehla z tohoto trnu mne totiž vydří na velmi dlouho, protože po ztupení ji nově naostřím na jemném smirkovém papíře a hrají s ní opět několik desek. Trny opracují nejprve zhruba nožem (špička jehly je na hrotu trnu, kde je nejtvrší) a konečný tvar dám jehle na smirkovém papíře. Nejlépe se hodí trny ze suchého keře. Zkoušel jsem živý trn nechat uschnout a pak použít, ale výsledek nebyl uspokojivý, neboť tra si uchoval značnou pružnost, která vadí

správné činnosti. Jehly dělám co nejkratší a pokud možno silnější; mají silnější a čistší reprodukci všech tónů. (Je-li jehla příliš dlouhá, tlumí i svou délkou a částečnou pružností výkyvy hrotu, reprodukce je slabší a jehla i poněkud šumí.) S úspěchem jsem se také řídil dopisem p. Ing. Dr Vogla redakci „Elektronika“, uveřejněným v letošním sedmém čísle při práci s deskami (některými naší výrobou), které se buď vinou materiálu nebo zpracování dřevěnou jehlou nedají hrát. S tímto problémem se jistě setká každý diskufil hrající dřevěnými jehlami.

Nakonec chci vyslovit své opravdové uspojování nad článkem pana V. Fiály „O budoucnosti gramofonové desky“. Je tam řečeno velmi dobré to, co snad některým z nás působilo starostí.

S přátelským pozdravem
Miloš Štědroň,
Pardubice, Wintrova 893.

Měření napětí na zdrojích s velkým odporem

Vážená redakcia!

K článku Ing. Horňáka v čísle 9 chcel by som poznámať toto: V rakouském časopise „Radioamateur“ uverejnil Ing. Haas v roce 1943 článek o podobné tématu. Teoretický rozbor neuvedl, len praktický výsledok. (Vid Radioamatér 1943 - 10-11.)

$E = \text{napětí zdroja}$ (merané 1-3, vid obraz A). — $E_1 = \text{skutočné napětí na odpore R}_1$. — $E_2 = \text{skutočné napětí na odpore R}_2$. — $V_1 = \text{merané napětí na odpore R}_1$ (body 1-2). — $V_2 = \text{merané napětí na odpore R}_2$ (body 2-3). — $R_1, R_2 = \text{odpory děliče}$ (vysokoohmové). — $R_V = \text{vnútorný odpor voltmetu}$.

Výsledné vzorce platia za týchto predpokladov:

1. E sa nemení pri zapnutí voltmetu medzi body 1-2 resp. 2-3, čo je skoro vždy splnené. ($E = \text{konst.}$)

2. Ani R_1 , ani R_2 nie sú odpory závislé na napäti, to značí to, že nemôžno tým spôsobom merať napätie na tienniaci mriežke audionu. Dráha tiennacia mriežka — katoda pre stavuje premenlivý odpor R_2 , teda nevyhovie podmienku.

3. Merame pri tom istom rozsahu voltmetu tak V_1 ako aj V_2 .

Ak nechceme vypočítať odpory R_1 a R_2 stačí na meranie dielčích napäti V_1 a V_2 — aj improvizovaný voltmeter, napríklad miliampermeter so stupnicou a neznámy odpor; za V_1 dosadíme počet dielok pri dotyčnej výchylke.

$$E_1 = E \cdot V_1 / (V_1 + V_2)$$

$$E_2 = E \cdot V_2 / (V_1 + V_2)$$

Keď poznáme V môžeme vypočítať aj R_1 a R_2 :

$$R_1 = R_V (E - V_1 - V_2) / V_1$$

$$R_2 = R_V (E - V_1 - V_2) / V_2$$

Keby sme premerali delič napäti podľa Ing. Horňáka zo článku E 1950/9, dostali by sme tieto výsledky:

Používame na príklad Avomet, 120 V, $R_V = 0.12 \text{ M}\Omega$. Na odpore R_1 (body 1 až 2) napätie $V_1 = 120 \text{ V}$. Na odpore R_2 (body 2-3) napätie $V_2 = 30 \text{ V}$.


Skutočné napätie na R_1 je $E_1 = 250 \cdot 120 / (120 + 30) = 200 \text{ V}$. Skutočné napätie na R_2 je $E_2 = 50 \text{ V}$.

Hodnota $R_1 = 0.12 \cdot (250 - 120 - 30) / 30 = 0.4 \text{ M}\Omega$. Hodnota $R_2 = 0.1 \text{ M}\Omega$.

Výhoda metody je použitelnosť aj pre striedavé napätie.

Ing. Aurel Šídlo,

Bratislava.

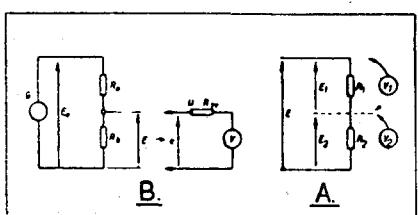

[Jiný způsob je tento: Měříme napětí na odporu R_h děliče (viz obrázek B) dvakrát, při dvou různých, ovšem vhodných rozsazích voltmetu. Rozsah označme hodnotami pro plnou výkyvku, U_1 a U_2 a při nich naměříme na R_h napětí e_1 a e_2 . Snadným odvozením dostaneme hledané skutečné napětí na děliči. $E = e_1 \cdot e_2 (U_2 - U_1) / (U_2 \cdot e_1 - U_1 \cdot e_2)$. Mějme na př. dělič $R_h = 0.8 \text{ M}\Omega$; $R_h = 0.45 \text{ M}\Omega$ a na tomto naměříme přístrojem s rozsahy 100 a 300 V, 23 V a 46 V. Dosazením do vzorce vyjde skutečné napětí na děliči 90 V. V tomto případě nemusíme znát ani odpor voltmetu, ani napětí zdroje, E_0 v ohřádzku B, a samozřejmě ani odpory děliče, které jsme prve udali jen proto, aby si čtenář mohl výsledek překouzlet. K tomu potřebuje ještě předpokládané napětí zdroje $E_0 = 250 \text{ V}$. Podmínky použitelnosti jsou stejně jako u předchozího způsobu, přesnost obyčejně menší; způsob se hodí i pro stroud.

K témuž námetu přispěl také Jiří Paleček z Prahy připomínkou, že u děličů s velkými odpory je leckdy výhodné změřit příslušné odpory a vypočítat z nich a z napětí zdroje použitím Théveninovy poučky. Kombinací s měřením při jednom nebo dvou rozsazích voltmetu je možné obejít měření té části děliče, která se měřit nedá.

A ještě jeden způsob, vhodný právě pro stříni mřížky. Změříme její proud — to jde přesně i při zlomcích mA — a je-li napájená jen přes známý odpor, vypočteme na něm úbytek a odečteme od známého napětí zdroje. Je-li mřížka napájená přes dělič, bývá obyčejně tak tvrdý, že měření běžným voltmetrem s $1000 \Omega/V$ dá výsledek použitelný. Není-li tomu tak, vypočítáme — zase podle Thévenina — napětí na děliči bez připojené mřížky, $E_0 R_h / (R_h + R_b)$ a odečteme od něho úbytek proudem mřížky na odporu $R_h || R_b$. Zařazování miliampermetru je sotva důlnouhlejší než jinak nezbytné manipulace a výpočty. — Redakce.

Třífázový motor na jednofázové síti

K článku v 10. č. t. l. mám tyto připomínky: Velké kapacity, potřebné pro start, by se snad daly levněji získat použitím elektrolytických kondenzátorů, podobně jako se jich používá u jednofázových a synchronních motorků s pomocnou fází. Jsou to tak zv. bipolární, a zajímáci by si je snadno mohli vyrobit spojením dvou obyčejných o dvojnásobné kapacitě proti sobě, t. j. stejnomenými póly navzájem, a zbylými, rovněž stejnými, do obvodu. — K zjištění hodnoty připomínaných údaje z čas. Elektrotechnik, č. 3/1948, str. 46, kde je uveden pro síť 220 V a vhodnou kapacitu vztah $C = 68 \text{ }\mu\text{F} (\text{W}; \text{kW})$,

kde W je jmenovitý výkon motorku třífázového. Pro údaj výkonu v HP změní se činitel v hodnotě 50. Tak vychází pro motor s výkonom

$$W = 0.125 \quad 0.180 \quad 0.5 \quad \text{kW}$$

$$C = 8.5 \quad 12 \quad 34 \quad \mu\text{F}$$

Jinak závisí kapacita na napětí sítě, na způsobu připojení pomocné fáze, na požadovaném záběrovém momentu, resp. na druhu použití, účinnosti. Zmíněný pramen uvádí, že motorky takto připojené mají výkon asi 80 % jmenovité hodnoty pro třífázové připojení.

S upřímným pozdravem
Miroslav Lukovský,
Kamenice u Jihlavy.

(Použití elektrolytu by podmiňovalo jejich velmi krátkodobé připojení, jen pro rozbeh, protože ani bipolární úprava nesnese, pokud víme, trvalé připojení na st napěti. Pro zlepšení trvalého chodu bylo by nezbytné použít kondenzátorů papírových, které však, na šestku, stačí s menší kapacitou. Bipolární ellyty pro start jednofázových motorků se samočinným odpojením pomocné fáze, nabízí Elektra 1-01, Václavské 25, Praha II, viz ceník Jaro 1950. — Redakce.)

Nezvyklá porucha

Letos v září pomáhal jsem přisteli opravit jeho amatérský přijímač, který se choval zcela podivně. Hrál jen určité hodiny, na př. ráno jen od 5 do 6 hod, pak se odmlcel a ani nejsilnějším signálem z pomocného vysílače se mi nepodařilo jej provživdnout. Až zase v 15 hod. se sám rozehrál. V neděli hrál po celý den. — Kontroloval jsem proud ve svodu oscilátoru a zjistil jsem, že v době kdy přístroj pracoval, kolísal proud od 30 do 150 mikroampérů v závislosti zejména na poruchách a sile signálu. V době, kdy přístroj obyčejně přestával hrát, jsem sledoval měřidlo zvlášť pozorně. Ručka ustanovená klesala v okolí uvedené nejmenší hodnoty, až při silnější poruše klesla na nulu a už tam zůstala. Přijímač ovšem oneměl; byl stavěn podle Osvědčeného zapojení z RA č. 10/1946, str. 260, měl elektronky řady E 11, a při výměně vstupní ECH 11 za jinou pracoval bez vad. Znáte nějaké vysvětlení tohoto zjevu? F. Jelínek, Bystřice pod Host.

(Aniž chtě předbíhat případné rady ostatních čtenářů, soudí redakce, že vada byla v opotřebované triode oscilátoru, který tak tak pracoval, dokud bylo v sítě napětí dost velké. V dobách většího odberu elektriny napětí mřížky a oscilátor vysadil. Výměna elektronky je v takovém případě nejúčelnější, protože oscilátor je zpravidla tak v meněn, že dokud je elektronka dobrá, ani značnější kolísání napětí jej nepřivede k vysazeni.)

A ještě jedna...

Po přečtení článku o zajímavostech, které se občas vyskytují při opravách přijímačů a které jsou více méně záhadné, rozhodl jsem se, že i já vám napiši o zajímavosti, která se mi vyskytla.

Můj soused mne požádal o radu při opravě dvoulampovky starší výroby, jejíž vada spočívala v tom, že stanice středovlnného rozsahu byly všechny soustředěny na polovině škály ladícího kondenzátoru tak, že vysílač Praha hrál v místě, kde dříve hrálo Brno. Poloha stanice se po každém přeladění změnila. Při prohlížení ladících cívek a vlnového přepínače jsem nenašel závadu. Teprve po prosvícení ladícího kondenzátoru jsem objevil mezi plechy kondenzátoru kapičku elektrolytu. Přijímač měl starší mokré elektrolytické kondenzátory, které při zapnutí vždy bublaly a občas se kapička elektrolytu objevila i u odvzdušňovacího otvoru plechové nádobky kondenzátoru. Mohla snadno dolétnout do blízkého ladícího kondenzátoru, jehož obojí desky byly hliníkové. Tam způsobila velký vzrůst kapacity a tím posun ladění. Po vyčištění se samozřejmě stanice vrátily na původní místo.

S přátelským pozdravem
F. Králiček, OK 1 YX.

Z REDAKCE

Příštím číslem uzavírá Elektronik 29. rok svého života. Čtenáři a spolupracovníci, kteří by chtěli přispět k lesku 1. čísla jubilejního 20. ročníku hodnotným příspěvkem, nebo měli co říci svým kolegům a redakci, nechť laskavě připraví a pošlou své příspěvky tak, aby byly redakci doručeny do 3. prosince.

X

Zájemcům o starší čísla našeho listu můžeme poslat tato:

Ročník 1940, č. 2, 3, po Kčs 5,—

Ročník 1942, č. 3 po Kčs 5,—

Ročník 1945, č. 1/2, po Kčs 5,—

Roč. 1946, č. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 po Kčs 15,—

Ročník 1947, č. 7, 8, 9, 10, 11, 12 po Kčs 15,—

Ročník 1948, č. 1, 5, 6, 10, 11, 12 po Kčs 15,—

Ročník 1949, č. 1 až 12 po Kčs 15,—

Ročník 1950, všechna dosud vyšlá čísla.

Ostatní, v seznamu neuvedená čísla, jsou rozebrány.

Nezbytné šetření papírem nám nedovoluje zajišťovat značnější zásoby, a čtenáři, kterým chybí do úplného ročníku některé číslo z těch, která jsou dosud na skladě, učiní dobré, když si je objednají věcas. Úplné ročníky Radioamatéra a Elektronika mají trvalou hodnotu nejenom svým cenným obsahem, ale i finanční: antikvární výtisk lze jen vzácně získat levněji než za plnou cenu. — Protože jsme také nejdou svědky úsilovného a obyčejně marného shánění rozehraných čísel, v nichž zájemci příliš pozdě objeví nějakou cennou věc, prosíme zájemce, aby přispěli k odstraňení takových potíží tím, že si budou kupeny výtisky šetrít a bedlivě schovávat (příliš ochotné přijímat je sotva účelné), a že si zajistí spolehlivou dodávku čísel hned po vydání, nejlépe předplacením v administraci. V době, kdy je náklad časopisu omezen, je to nejbezpečnější způsob, jak se vyhnout nepříjemné mezere.

K PŘEDCHOZÍM ČÍSLŮM

NESPRÁVNĚ OTIŠTĚNÉ CENY PŘIJIMACŮ. Naše administrace upozorňuje čtenáře na chybné uverejnění propagovaného inserátu Obchodní domy n. p., kde v čísle 10. na druhé straně obálky uvedeno vyskytuje se chyba v prodejně ceně přijímačů. Cena přijímače Harmonie I. není, jak otiskáno, Kčs 8000 —, má být správně 8770 —. Cena přijímače Pionýr není, jak otiskáno, Kčs 4670 —, správně Kčs 4640 —. V tomto čísle Elektronika je inserát „Co přináší naše služba“ — Obchodní domy, n. p. na této straně obálky znova správně otištěn.



Nejhodnější odpor galvanometru

(Elektronik č. 9/1950, str. 203.)

V třetím odstavci od konce, pátá řádka zdola, má být místo „aby nejménší přípustný vnější odpor byl tolíkrát menší než Rg“ správně „a b y n e j v ě t ř í přípustný vnější odpor byl tolíkrát v ě t ř í než Rg.“ (Obvykle má být nejméně tříkrát větší.) — Podobně v posledním odstavci 4. řádka zdola má být slovo nejménší nahrazeno správným n e j v ě t ř í, a slovo malý o rádku dále slovem v e l k ý. — Právě opravovaný omyl zavinil redaktor při úpravě článku nesprávným pochopením smyslu úvahy, a omlouvá se za něj čtenářům i autorovi.

Můstek na měření odporů a kapacit

V ústředním článku 10. čísla na str. 232 vypadlo nám jméno autora, jímž je Zdeněk Šoupal.

J. Bursík, autor příspěvku „Kam připojovat magické oko“, nechť sdělí svou adresu (kterou zapomněl napsat k příspěvku) hlavní účtárničky vyd. Orbis, Stalingrada 46, Praha XII, aby mu mohl být odesán honorář.

Měříč kmitočtu s přímým údajem hodnoty

(E č. 9/1950, str. 206.)

Význam bodu (3) v seznamu literatury byl patrně mnohem čtenáři záhadou, neboť z textu vypadala nedopatření věta: Vyrobi-meli tento měříč výrodejního relé (3), není taková úprava nijak nákladná. Bod (3) právě označuje návod na zhotovení měřidla v E-RA 12/1948.

NOVÉ KNIHY

Radiotechnická základní příručka

Ing. Dr Jiří Trnáček, Radiotechnika a encyklopédie radiové techniky současné doby pro každého, vyd. Práce, Praha, 1950 jako 21. sv. Technických příruček, IV. doplněné a rozšířené vydání. — Formát A5, 194 strany, 303 obrázky. Cena šitého a oříznutého výtisku 50 Kčs.

Slovník sdělovací techniky

Výtah z návrhu normy ČSN-ESČ 79.1, vyd. ESČ, Praha v srpnu 1950. — Formát A5, 56 stran, 4 obrázkové tabulky. — Šíří a oříznutý výtisk 45 Kčs, pro členy ESČ 30 Kčs. — Obsahuje 1000 hesel v řeči české, anglické, německé, rozčleněných do 63 odborných skupin. K některým heslům jsou připojeny stručné poznámky (definice, výklad, vzorce, obrázky), aby překládané pojmy byly jasně vyhraněny. Knížecka je výtahem z velkého slovníku, na kterém již téměř 2 roky pracuje odborná komise ESČ za předsednictví Ing. V. Hančla. Velký slovník obsahuje asi 6000 hesel v sedmi jazyčích. Výtah je vydán předem z toho důvodu, aby nově utvořená slova byla rychle uvedena do praxe a aby návrh byl předložen též veřejnosti ke kritice a připomínkám. Podle dosud došlých připomínek lze mit za to, že v této české názvoslovné normě nebude již téměř změněn, proto doporučujeme elektrotechnikům, zejména literárně činným, aby se s ní seznámili. Slovník obsahuje řadu nově tvořených názvů a bude směrnici pro další názvoslovný vývoj v oboru sdělovací techniky. V komentáři k jednotlivým heslům na posledních stranách knížky jsou důvody a zásady, jimiž se komise při práci řídila.

OBSAHY ČASOPISU

KRÁTKÉ VLNY

C. 9, září 1950. — II. kongres MSS, Dr Ing. M. Joachim, Mnichov, Dr V. Lenský. — Prací kolektiv k vyšší úrovni amatérskosti, Dr Ing. M. Joachim. — Ether nebo ionosféra, O. Petráček. — Konstrukční materiál a jeho zpracování, Ing. A. Kolesníkov. — Kontrola pevnostní antény, V. Dérda. — Základní zdroj napětí, J. Dršták. — Rx pro začátečníky, L. Hlinský, V. Štířík. — Ještě omezovávací pouzdro, H. Rott. — Amatérské náradí, J. Dršták. — Návrh okruhu s konst. Q, pokr. — Rozhovor o dobrém osciloskopu, Dr J. Forejt, J. Dršták. — Život nebo umírání? J. Maurenc. — Polní den ve Vys. Mýté. — O antenách amatérských vysílačů, V. Polesný. — Poměry amatérských vysílačů ve Velké Británii. — Výsledky závodu Polní den 1950. — Hlídky.

SLABOPROUDÝ OBZOR

C. 6, červen 1950. — Na okraj nového zákona o telekomunikacích, Dr J. Bušák. — Vedení elektromagnetických vln elektronovým tokem, Ing. Dr M. Seidl. — Titan, kov budoucnosti, Dr W. Espe, Ing. V. Kratochvíl. — Frekvenční modulace piezoelektrického oscilátoru, prof. Dr V. Petřík. — Vliv mm vln na těžké plyny, Ing. F. Milinovský. — Organizace sdělovací techniky ve Francii, Ing. M. Dlouhý. — Příloha: Určení barvy světla v souřadnicovém systému MKO, Ing. M. Baudyš.

ELEKTROTECHNICKÝ OBZOR

C. 10, květen 1950. — Vliv zářivek na lidský zrak a organismus, technická a lékařská část; diskuse; Ing. F. Vaněk, MUDr F. V. Michal. — Předřadné přístroje pro výbojové lampy, zvláště zářivky (popis úprav a návod k základním výpočtům), Ing. Dr F. Lehmann. — Číselné znaky žárovek, Ing. Z. Tuček.

C. 11—12, červen 1950. — Atomové reaktory, prof. Dr V. Petřík. — Řešení rozvoden 100 kV s jednoduchým systémem připojení, Ing. C. V. Ševčík. — Mezinárodní desetinné řízení v elektrotechnice, Ing. K. Havlíček. — Graficko-analytická metoda určení elektrodynamických sil v přístrojích vln. — Vlastnosti zářivek.

C. 13, červenec 1950. — Variační původ základních zákonů elektrotechniky, Ing. J. Hlávka. — Ionizační pochody v tuhých isolantech, Ing. Dr B. Heller, Ing. Dr J. Ve-

verka. — Otočné souřadnicové systémy v teorii elektrických strojů při řešení tenzorovým počtem, prof. Ing. Dr J. Kučera. — Přímé měření přechodových reakcí synchronního alternátoru, Ing. Dr S. Matěna. — Měření rázových napětí, Ing. B. Novák. — K otáce optimálního uspořádání lineárních světelných zdrojů, J. Netušil.

ELEKTROTECHNIK

C. 9, září 1950. — Naše odpověď válečným štváčům, Ing. M. Smok. — Zabraňte úrazům elektřinou, Ing. J. Novák. — Určení vzájemné polohy laněl a drážek na kotvě malého dvoupólového kolektorového stroje vzhledem k poloze kartáčků, Ing. Z. Ledt. — Vyšetřování závitových zkratů a isolace vinutí zkoušecím transformátorem, Ing. F. Čerovský. — Povrchové kalení oceli kontaktním ohrevem střídavým proudem střívěho kmitočtu. — Měření přijímacích elektronek, pokr., Ing. J. Kramář. — Miniaturní elektrodynamický reproduktor. — Základní veličiny a hodnoty pro výpočet suchých usměrňovačů, J. Kroczek, M. Kubat. — Větrný elektrárny k napájení telefonních ústředí.

AUDIO ENGINEERING

C. 9, září 1950, USA. — ZáZNAM a technika jemných drážek, H. E. Roys. — Termíny pro slovní určení reproducovaného zvuku, závěr, V. Salmon. — Obvod pro odbočení z tv vedení bez ztrát a ovlivnění pův. linky, D. E. Maxwell. — Tv osvětlování, II, C. A. Rackey. — Laboratorní tv. soustava, R. L. Hučaby. — O záZNAMU na pásek, V., J. Tall. — Samočinné řízení zisku, J. L. Hathaway. — Dynamické analogie (elektrické - akustické - mechanické obvody), L. S. Goodfriend.

ELECTRONICS

C. 9, září 1950, USA. — O televizi na vvf, mezi 72 a 300 Mc. — Elektronky pro průmyslové použití s prodlouženou životností, E. K. Morse. — Využití mezer v pásmech pro barevnou televizi, R. B. Dome. — Integrální omezováč sumu pro radar, W. J. Cunningham a d. — Rozbor přechodných zjevů v tv přijímací jako pomůcka pro zkoušení, J. Fisher. — Antenní analyzátor, zobrazení využávacích charakteristik na stínitku obrazovky, 38 elektronek; A. C. Todd. — Oscilátor R-C s rozsahem 20 až 2 000 000 c/s, P. G. Sulzer. — Sdělovací systém na uvf, F. B. Gunter. — Samočinný zastiňovač elektronového paprsku pro osciloskopu, A. L. Dunn a d. — Detektory vad vakuových systémů (s heliem), A. Guthrie. — Fázová-amplitudo modulace pro uvf televizní vysílače, W. E. Evans, Jr. — Elektronický přístroj na kontrolu hloubky narkosy (registrová dává varovný signál podle mozkových proudu), R. G. Bickford. — Fotometr pro elektronový mikroskop, F. W. Bishop. — Nomogram lomu mikrovin, E. D. Hilburn. —

GENERAL RADIO EXPERIMENTER

C. 3, září 1950, USA. — Tónový generátor pro měření nelineárního skreslení (typ G. R. 1303-A), A. P. G. Peterson.

C. 4, září 1950, USA. — Zdokonalení v počítadle pro Geiger-Müllerov přístroj, A. G. Bousquet. — Přizpůsobovací toroidní transformátor s pásmem 1 : 10, od 20 resp. 80 c/s, H. W. Lamson. — Nové svorkovnice pro variaci. — Nový analýzator zvuku, 760-B.

RADIO ELECTRONICS

C. 9, září 1950, USA. — Výroba tv obrazovek na snímcích (Sylvania). — Zřizovací problémy městských tv přijímací, I. Kamen. — Fieldistor, nová krystalová trioda, W. P. Schulz, O. M. Stutzer. — Elektronkový těsnopisec (Dreyfus-Graf). — Levný můstek R-C s magickým okem, J. W. Korte. — Odporový wattmetr (měřením napětí na odporu 0,5 Ω, 50 W, je možné zjišťovat výkony ohnických spotřebičů od 23 do 1200 W).

PRODEJ · KOUPE · VÝMĚNA

R. P. Turner. — Základy opravářství. — Elektronika a hudba, III. — Dvě dobré přenosky pro domácí výrobu (úprava přenosky Clarkstan; kapacitní přenoska), B. F. Miessner. — Zesilovač s velkým ziskem, 30 W (obdoba, ale nikoli vzor přístroje, popsaného v t. č. E.), J. Rundo. — Spolehlivý laditelný oscilátor (VFO) pro 80 m, R. L. Parmenter.

TELEVISION ENGINEERING

Č. 8, srpen 1950, USA. — Osvětlování televizních scén, F. G. Back. — Jednoduchý způsob řízení fáze pro tv synchronizační generátor, C. J. Auditore. — Zkoušení únavy tv anten, způsobeného chvěním, Ken Lippert. — Účelnost tv konstrukcí, W. Martin. — Seriová výroba obrazovek. — Přijmové podmínky a dosah vysílače WWVH (vyššíší kmitočtové standardy), E. L. Hall. — Hazeltineovy zkoušky systémů barevné televize, P. B. Lewis.

RADIO AND HOBBIES

Č. 5, srpen 1950, Australie. — Zpráva o zemním reproduktoru Tesla. — Vidicon, nová snímací elektronka. — Další přiblížení k věrnému přednesu rozhlasu, přímo zesilující přijímač s laděnými obvodami v kathodě, S. V. Hoskem. — Uvedení oscilografu do chodu, W. N. Williams. — Používání výstupního voltmetu, P. Watson. — Malý zesilovač pro přenosku, M. Findlay.

RADIO EKKO

Č. 10/1950, Dánsko. — Jednoduchá televizní zapojení. — Vysílač pro začátečníka. — Konverzor pro 144 Mc/s, E. Drecher. — Nový pomocný vysílač Philips (zapojení se zjevnou chybou). — Nový způsob rytí drážek, s proměnnou roztečí podle zaznamenané hlasitosti. — Tři tiody v jedné ECH 21 (1. mřížka 2. + 4. mřížka; 3. mřížka — anoda hexody; trioda).

REVUE TECHNIQUE PHILIPS

Č. 1, červenec 1950, Holandsko. — Skříň pro studium růstu rostlin v reprodukovatelných podmínkách, R. van der Veen. — Vliv teploty na fluorescenci pevných látek, F. A. Kröger, W. de Groot. — Měření zařízení pro pravoúhlé vlnovody, A. E. Pannenborg. — Pozorování o holení za sucha, A. Th. van Urk.

DAS ELEKTRON

Č. 9, září 1950, Rakousko. — Nový reprodukční přístroj s nekončitým páskem a drážkou (Tefi). — Gramofonový adaptér pro bezdrátový přenos. — Modulace - demodulace, F. Jenik. Německá radiová výstava v Düsseldorfu. — Minerva 517, Siemens 511, data přijímačů.

RADIOTECHNIK

Č. 9, září 1950, Rakousko. — Rozhlas a televise v r. 1950/51. — Opticko-elektrický dálkoměr a orientační přístroj, Dr Nowotny. — Jak se konstruuje v USA, H. H. Hardung. — Nové článsky s depolarizací vzděláním kyslíkem, s kapacitou asi 7násobnou. K. Kordesch, A. Marko. — Elektronkové expoziční hodiny, G. Paldus. — Měření odporu, W. Hirschman. — Magnetofonový zesilovač pro spojení s přijímačem. — Standardní zapojení pro fm přijímač. — Základy elektroniky, L. Ratheiser. — Radiová výstava v Düsseldorfu. — Zesilovač pro magnetofon. — Vývoj televise v Holandsku.

RADIO SERVICE

Č. 81/82, září-říjen 1950, Švýcarsko. — 22. diodová výstava v Curychu. — Radio a hudebnost, E. Grenier. — Novinky z radiové výstavy v Düsseldorfu, R. Hübner. — Snímací elektronky, Y. L. Delbord. — Nové tv elektronky Philips: ECL 80, EF 80, PL 81, PL 83, PY 80. — Získání, šíření a použití mm vln, H. H. Klinger. — Nový způsob grafického řešení elektrotechnických a radio-technických problémů, F. Cuénod. — Elektronově vázany oscilátor, R. Hübner.

Přejete-li si otisknout insertu v této rubrice, čtěte:

Všechny inserty musí obsahovat úplnou adresu zadávajícího. Text pište čitelně, slova úcelné zkracujte tak, aby inserát nepřesáhl 6 řádek. U všeho nabízeného zboží, ať nového nebo použitého, musí být uvedena cena. Údaj ceny slovy „cena podle NÚC“ není přípustný. Cena za otisk insertu v této hledise: prvních 40 písmen (včetně mezer, rozdělovačů znamének atd.) 26 Kčs, každých dalších 40 písmen, i neúplných (na konci textu) 13 Kčs. Na př.: otisknout textu o 75 písmenech, mezerač a rozd., znaménkách stojí 39 Kčs, 120 písmen stojí 52 Kčs, 125 písmen stojí 65 Kčs a podobně. Největší přípustný rozsah textu je 240 písmen, mezer, rozdělovačů znamének. — Cena za otisknout nechtí si zadávající vypočítá sám a příslušnou částku přiloží k objednávce insertu, v bankovkách nebo v platných poštovních známkách. Z organizačních důvodů nemůžeme zúčtovat cenu za otisknout dodatečně, posílat složenky k úhradě, nebo korespondovat v případě neurčitého textu a p.

Chcete-li, aby vaše oznamení bylo zařazeno, zašlete je tak, aby bylo insertnímu oddělení Elektronika doručeno do data insertní uzávěrky, udané na poslední textové straně.

Koup. 100% (80%) KL2 n. vym. za plomb. DL21. Bouček, Praha V, Josefovská 10.

Koup. 100% (80%) KL2 n. vym. za plumb. DL21. Bouček, Praha V, Josefovská 10.

Koup. voltmetr na stříd. proud (zapoušť. montáž Ø 6,5 cm) pro nízkou voltáž 3 max. 12 V. J. Straka, Malacky 909, Hviezdoslavova ul., Slovensko.

Koup. voltmetr na stříd. proud (zapoušť. montáž Ø 6,5 cm) pro nízkou voltáž 3 max. 12 V. J. Straka, Malacky 909, Hviezdoslavova ul., Slovensko.

Koup. voltmetr na stříd. proud (zapoušť. montáž Ø 6,5 cm) pro nízkou voltáž 3 max. 12 V. J. Straka, Malacky 909, Hviezdoslavova ul., Slovensko.

Koup. voltmetr na stříd. proud (zapoušť. montáž Ø 6,5 cm) pro nízkou voltáž 3 max. 12 V. J. Straka, Malacky 909, Hviezdoslavova ul., Slovensko.

Koup. voltmetr na stříd. proud (zapoušť. montáž Ø 6,5 cm) pro nízkou voltáž 3 max. 12 V. J. Straka, Malacky 909, Hviezdoslavova ul., Slovensko.

Koup. voltmetr na stříd. proud (zapoušť. montáž Ø 6,5 cm) pro nízkou voltáž 3 max. 12 V. J. Straka, Malacky 909, Hviezdoslavova ul., Slovensko.

Koup. voltmetr na stříd. proud (zapoušť. montáž Ø 6,5 cm) pro nízkou voltáž 3 max. 12 V. J. Straka, Malacky 909, Hviezdoslavova ul., Slovensko.

Koup. voltmetr na stříd. proud (zapoušť. montáž Ø 6,5 cm) pro nízkou voltáž 3 max. 12 V. J. Straka, Malacky 909, Hviezdoslavova ul., Slovensko.

Koup. voltmetr na stříd. proud (zapoušť. montáž Ø 6,5 cm) pro nízkou voltáž 3 max. 12 V. J. Straka, Malacky 909, Hviezdoslavova ul., Slovensko.

Koup. voltmetr na stříd. proud (zapoušť. montáž Ø 6,5 cm) pro nízkou voltáž 3 max. 12 V. J. Straka, Malacky 909, Hviezdoslavova ul., Slovensko.

Koup. voltmetr na stříd. proud (zapoušť. montáž Ø 6,5 cm) pro nízkou voltáž 3 max. 12 V. J. Straka, Malacky 909, Hviezdoslavova ul., Slovensko.

Koup. voltmetr na stříd. proud (zapoušť. montáž Ø 6,5 cm) pro nízkou voltáž 3 max. 12 V. J. Straka, Malacky 909, Hviezdoslavova ul., Slovensko.

Koup. voltmetr na stříd. proud (zapoušť. montáž Ø 6,5 cm) pro nízkou voltáž 3 max. 12 V. J. Straka, Malacky 909, Hviezdoslavova ul., Slovensko.

Koup. voltmetr na stříd. proud (zapoušť. montáž Ø 6,5 cm) pro nízkou voltáž 3 max. 12 V. J. Straka, Malacky 909, Hviezdoslavova ul., Slovensko.

Koup. voltmetr na stříd. proud (zapoušť. montáž Ø 6,5 cm) pro nízkou voltáž 3 max. 12 V. J. Straka, Malacky 909, Hviezdoslavova ul., Slovensko.

Koup. voltmetr na stříd. proud (zapoušť. montáž Ø 6,5 cm) pro nízkou voltáž 3 max. 12 V. J. Straka, Malacky 909, Hviezdoslavova ul., Slovensko.

Koup. voltmetr na stříd. proud (zapoušť. montáž Ø 6,5 cm) pro nízkou voltáž 3 max. 12 V. J. Straka, Malacky 909, Hviezdoslavova ul., Slovensko.

Koup. voltmetr na stříd. proud (zapoušť. montáž Ø 6,5 cm) pro nízkou voltáž 3 max. 12 V. J. Straka, Malacky 909, Hviezdoslavova ul., Slovensko.

Koup. voltmetr na stříd. proud (zapoušť. montáž Ø 6,5 cm) pro nízkou voltáž 3 max. 12 V. J. Straka, Malacky 909, Hviezdoslavova ul., Slovensko.

Koup. voltmetr na stříd. proud (zapoušť. montáž Ø 6,5 cm) pro nízkou voltáž 3 max. 12 V. J. Straka, Malacky 909, Hviezdoslavova ul., Slovensko.

Prod. nové: EBF2 (195), EBL, UCH4, UBL1 (po 240), triál Kongres 240, mA-metr, 0—3 mA ss (190), A-metr 0—6 A ss a stř. (180). Pražák, Rychnov, n. Kn.

Koup. nov. elektr. KK2. Ant. Štemberk, Kfemence 9, Nechvalice u Sedlčan.

Koup. malý soustruh, pop. a cena, RA r. 49,

č. 2-4, 7-9. Kopecký, Praha III, Malostran. nábf. 3.

Prod. nováz. roč. RA 1942, 6, 7, 8, 9 (po 90).

Neoral, Nýřany 149.

Prod. tón. generátor zn. Siemens, 0—10 000 kHz, 10—20 000 kHz, bezvadný. Ing. Jiří Kratoška, Praha II, Vyšehradská 45.

Koup. RA, ročníky 1945 až 1948, úplné. F. Žák, Chrudim II, Moravská 347.

Vym. rot. měnič (gen. stř. i ss.) 1 kW za mot. 0,5 kW, 380 V. Potř. rot. měnič 3×380 V ss asi 20 A, 70 V, n. dyn. stej. výkonu. Dižka B., Brno 14, Zemědělská 49.

Prod. nový prsc. stříl 74×150 a 10 zásuv. (3800). Jos. Habartík, Těšnovice u Kroměříže.

Prod. nové cív. agr., kr.-stř.-dl. (150), 2krát kr.-stř.-dl. (180), EL6, E112 (po 260), 4654 PH (440), AX50 (260), KV cív. s jádr. (14), A-metr stř., ss., zapušl. 0-6.5 A, prům. 60 cm (185), šňůrka ke stup. (1 m 4,50). V. Řehořka, Slatina, p. Zdob. 79.

Prod. LG1 6, RG12D60 (60), RL2T2, 12T2, 6/5, RCA75, RV2P800, 2P3 (150), Syl. 42, EL11, RL12P10 (200), RL12P35, EL12 (220), AX50, EF50, RG12D300, RFG5, STV280/40 (250), megmet 500 V (2200), trafo a dvoj-

Rel. Prim. (500), J. Zuzák, Praha XIX, Kladenská 175.

Koup. bokel. skř. B4 elektr. VF7. Prod. el. VL4 (195), EBL21 (220), ECH11 (245), ECL11 (295), selen 300 V, 100 mA, prům. 35, dél. 120 mm (195), selen 220 V, 65 mA, prům. 25, dél. 85 mm (195). Josef Husek, Zalešná VIII-1234.

Prod. Sonoretu (2000). A. Valášek, Drozdov., p. Černovice.

Prod. 4elektr. bat. tov. super (4400), ECH21 (240), EF22 (160), EBL21 (250), EM11 (160), ECH12 (270), UBL21 (250), VCL11 (280). Potř. DF22, DF21, DL21, dyn. repr. 12 cm a cív. Mignon a Kolibri. Bracháček, hor. br. 26, Č. Krumlov.

Prod. 2k-átl. RV2.4P700 (160), RG12D60 (60), DF22 (180), DLL21 (320), s výst. trafo (130), 3krát KC1 (60), 2krát Nife 7 Ah, (po 180), 2krát nf trafo 1:3 (po 80). Vl. Autnický, Praha VIII, Pivovarnická 15.

Koup. bokel. skř. B4 elektr. VF7. Prod. el. VL4 (195), EBL21 (220), ECH11 (245), ECL11 (295), selen 300 V, 100 mA, prům. 35, dél. 120 mm (195), selen 220 V, 65 mA, prům. 25, dél. 85 mm (195). Josef Husek, Zalešná VIII-1234.

Prod. Sonoretu (2000). A. Valášek, Drozdov., p. Černovice.

Prod. 4elektr. bat. tov. super (4400), ECH21 (240), EF22 (160), EBL21 (250), EM11 (160), ECH12 (270), UBL21 (250), VCL11 (280). Potř. DF22, DF21, DL21, dyn. repr. 12 cm a cív. Mignon a Kolibri. Bracháček, hor. br. 26, Č. Krumlov.

Prod. 2k-átl. RV2.4P700 (160), RG12D60 (60), DF22 (180), DLL21 (320), s výst. trafo (130), 3krát KC1 (60), 2krát Nife 7 Ah, (po 180), 2krát nf trafo 1:3 (po 80). Vl. Autnický, Praha VIII, Pivovarnická 15.

Kdo a za redakci odpovedá Ing. Miroslav Pacák

Tiskne a vydává ORBIS, tiskařské, nakladatelské a novinářské závody, nár. pod., v Praze XII, Stalinova 46. Redakce administrace tamtéž. Telefon číslo 519-41*; 539-04; 539-06. Telegramy Orbis-Praha. • „Elektronik“, časopis pro radiotechniku a obory příbuzné, vychází 12krát ročně první středu v měsíci (změna vyhazena). Cena jednoho výtisku Kčs 15,—, předplatné na celý rok Kčs 160,—, na 1/4 roku Kčs 82,—, na 1/4 roku Kčs 42,—. Do ciziny k předplatnému poštovné: výši sdělení administrace na dotaz. Předplatné lze poukázati v platném lístku poštovní společnosti, čís. účtu 10 017, název účtu Orbis - Praha XII, na složence uveďte čitelnou a úplnou adresu a sdělení: předplatné „Elektronika“.

Otisk v jakékoliv podobě je dovolen jen s přísemným svolením vydavatele a s uvedením původu.

• Nevyžádané příspěvky vraci redakce, jen byla-li připožena frankovaná obálka se zpětnou adresou.

• Za původnost a veškerá práva ručí autori příspěvků.

• Otiskované články jsou připravovány a kontrolovány s největší pečlivostí; autori, redakce, ani vydavatel nejmíjejí však odpovědnost za event. následky jejich aplikace.

• Křížkem (+) označené texty zařadila administrace.

Příští číslo vyjde 29. listopadu 1950.

Redakční a insert. uzávěrka 11. listopadu.