

OBSAH

Křížový zosilovač ako invertor	31
Sčítání na log. pravítku	34
Použití Hallova zjevu k měření magnetické indukce	35
Spájení natvrdo obráceným spalováním	35
Elektronové vlny	36
Stabilisace proudů a napětí jednoduchými prostředky	38
Přemostěný článek T	40
Prostý elektronkový voltmetr	42
K vyvažování superhetu	43
Malá škola radiotechniky, 3. Audion se zpětnou vazbou	44
Zosilovač s hodnotným přednesem, IV, sifová část	46
Vlastnosti a použití motorků z výroby	48
O varhanách, II, Fyzikální a technické základy	50
Pomůcka pro zaostřování	53
Z redakční pošty	54
Z redakce; K předchozím číslům; Nové knihy; Obsahy časopisů	55
Prodej - koupě - výměna	56 a VII

Chystáme pro vás

Tenké vrstvy a jejich význam v moderní technice • Fantastron, sanatron, sanafant • Náhradní schéma akustických a mechanických obvodů • Můstek na měření impedancí • Výsledky zkoušek celé soupravy zosilovače s hodnotným přednesem • Jednoduchý zosilovač • Motorek-bruska s ohuebným hřidelem a příslušenstvím • Malá škola radiotechniky: Výklad činnosti zpětné vazby; antena a uzemnění; dvoulampovka na baterie • O varhanách: hračí stůl a zajímavosti.

Z obsahu předchozího čísla

Návod: Úprava stejnosměrných motorků na střídavý proud • Budíci stupeň zosilovače s hodnotným přednesem • Malý superhet na oba proudy • Laboratorní přístroj z výrodejního měříče • Technické pomůcky pro dílnu a laboratoř • Amatérské tištěné spoje — Teorie: Mezifrekvenční pásmové filtry • Řešení složitějších obvodů základními vztahy čtyrpólů • Výpočet magnetovacích vinutí • O varhanách: historický vývoj a umělecký význam.

Řízení závodní práce rozhlasem

V Sovětském svazu stále větší počet závodů používá pro řízení své práce domácího rozhlasu. Jako nový výrazný příklad této praxe uvádí sovětský měsíčník „Radio“ velkou leningradskou přádelnu a tkalcovnu, pojmenovanou po S. M. Kirovovi. V tomto kombinátě je řízení práce rozhlasové automatizováno. Zvláštní stanice registruje a řídí práci strojů. Radiová stanice byla navržena a zhotovena kolektivem kombinátu. Výrobní výkonnost továrny po instalaci rozhlasového řízení značně stoupla.

Nový dánský měřič

— fy Helweg Mikelsen má kromě obvyklých stupnic proudů a napětí střídavých i stejnosměrných ještě další, dnes už také skoro obvyklé stupnice pro Ω a μF , a dále zatím velmi neobvyklou stupnicí pro měření kmitočtu. V inserátu, z něhož čerpáme informaci, není nic o způsobu měření; snad by však bylo možné použít principu kapacitního ohmmetu.

— Základní ss rozsah měříce je $60 \mu A$ (t. j. $16 \text{ mA} / 100 \text{ V}/\text{V}$) a 60 mV .

— Jiný dánský výrobek toho druhu, 33rozsažový všeobecný měřič, pyšní se označením „jediný přístroj s $10000 \Omega/\text{V}/\text{V}$ “, což by bylo nepravdivou nadsázkou, kdyby nenásledoval doplněk „... pro oba druhy proudů“. Vskutku není běžné, aby st měřic zjevně ventilový měl tak malou spotřebu, zvlášť vyhovuje-li i pro větší kmitočty než 50 c/s . To bohužel v inserátu fy Nordisk Instrumentfabrik není uvedeno. (Radio Ekk, 1/1951.)

P.

vodu „Rentok“, sestrojil velmi vhodný přenosný bateriový přijímač pro vesniči. Režisér kyjevského divadla hudebních her, Šerman, který je nadšeným radioamatérem, obesílá výstavu skvělým superheretem. Jiný vystavovaný superhet bude od B. Molčanikova, rovněž člena kroužku. Inženýr Margolin dokončuje pro výstavu návrh průmyslového typu krystalového přijímače, aby ještě více byla usnadněna jeho výroba a rozšíření.

Také v Leningradě jsou přípravy k letošní Deváté všeobecné rozhlasové výstavě neobyčejně živé. Zvlášť zajímavé exponáty připravili konstruktéři B. Karpov, I. Spirov, L. Kastalskij a jiní. B. Karpov zkonstruoval miniat. transceiver pro spojení na krátké vzdálenosti. L. Kastalskij dokončuje velmi levný bateriový přijímač s dvěma rozsahy pro vesniči. V přijímači bude použito úsporných elektronek z nejmenší t. zv. žaludové serie, dále automatického přepínáče pásem a neobyčejně citlivého reproduktoru. Konstruktér A. Samm, kterému

na poslední všeobecné výstavě byla udělena cena za televizní přijímač, zabývá se nyní novou podobnou konstrukcí, jež při malém počtu lamp je neobyčejně úsporná.

Jiné televizní přijímače připravují V. Nikolajev a V. Prutkovskij, G. Kostandi a několik jiných konstruktérů-experimentátorů se zabývá konstrukcemi, které umožní zavedení rozhlasu do nových oblastí.

Úspěchy v radiofikaci sovětského venkova

V. Vasiljev, náčelník hlavní správy pro radiofikaci v ministerstvu spojení SSSR, rozesípuje se v měsíčníku „Radio“ podrobně o čestném úkolu, jež mají před sebou radioamatéři ze sovětských měst i vesnic.

Radiofikace sovětského venkova učinila v posledních letech velké pokroky a má stále větší podíl na politické a kulturní výchově pracujících vrstev. V roce 1949 byla vyhlášena soutěž radioamatérů při hromadné radiofikaci vesnice a skutečně již v témže roce několik desetišedesátka kolchozníků mohlo naslouchat přenosům z Moskvy, Kyjeva a jiných sovětských velkých měst. Úspěchy radioamatérů v této akci byly takové, že ministr SSSR pro spoje, Fsurcev, vydal zvláštní pokyny, aby radioamatérům byla v tomto počínání poskytována všeobecná pomoc. Pracovníkům spojovacích sítí a zvláštních užlů bylo uloženo, aby zahájili radiofototechnické konsultace. Jsou povinni pracovat alespoň dvakrát týdně večer a odpovídat nejen na technické dotazy radioamatérů, ale poskytovat jim také pomoc při kontrole radiových součástek, lamp, různých zařízení a při uvádění aparatur do chodu. Radiový pracovníci, zaměstnaní v institucích pro spojení, mají se starat o organizaci a pořádání seminářů pro vedoucí pracovníky radiových kroužků na vesnicích, aby se mohlo dobré využít rozhlasových přístrojů ve veřejných čítárnách selských klubech. Kluby Dosarmu, radioamatérské kroužky a také jednotliví radioamatéři se dnes starají v Sovětském svazu o to, aby instalovaná zařízení správně fungovala a aby jich bylo také dobré a účelně využito. V čítárnách a selských klubech jsou dnes desetišedesátka stanic pro hromadné používání. Jenom v RSFSR jich bylo v minulém roce přes 50 000. Kolem těchto přístrojů se denně shromažďují desítky a někdy stovky kolchozníků, aby naslouchali hlasu Moskvy, aby vyslechli přednášku nebo zajímavý referát, koncert nebo divadelní představení. Také počet přijímacích přístrojů v domech kolchozníků všem stále a rychle roste. V nejbližší době ve všech oblastech Sovětského svazu budou uspřádány měsíční kurzy pro výuku obsluhujícího personálu při kolchozních ústřednách.

Z DOMOVA I Z CIZINY

Výměna stupnic u přijímačů

K dotazům posluchačů rozhlasu oznamuje n. p. Elektra, že zákazníci, kteří si zakoupili přijímač po 15. březnu 1950 se stárou stupnicí výsílačních stanic, mohou se kdykoliv obrátit na nejbližší prodejnu Elektry, a ta ji bezplatně vymění za novou. Dokladem je záruční list s datem nákupu. Majitelé dříve zakoupených přístrojů, pokud se přihlásili k výměně evidenčními listy, vydanými n. p. Elektra po 15. březnu, budou písemně vyznamenáni kdy a do které opravy mají svůj přijímač k výměně stupnice zanést. K této organizači bylo přikročeno proto, aby se výměna mohla běžně zvládnout a aby posluchači rozhlasu své přístroje dlouho nepostrádali. Dodávky nových stupnic z výroby již započaly a po stupni budou vyměňovány stupnice nejen na všech přijímačích z výroby n. p. Tesla, počínaje Klasikem a končíc Harmonii, ale i u četných starších přístrojů Telefunken a Philips, jako na příklad Viola, Song, Arije, Eroica a j. Vzhledem k velkému počtu přijímačů je výměna stupnic nemalý úkolem jak pro výrobu, tak i pro opravny n. p. Elektra.

e/kp

Nový automobilový zosilovač.

Na sklonku roku uvedl n. p. Elektra do prodeje nový automobilový zosilovač o výkonu 13 W, který bude zejména sloužit správám a organizačním JZD k zpravidelným a propagativním službám. Zosilovač se může namontovat do každého auta. Napájení je zajištěno automobilovou baterií, takže jej upotřebí hlavně tam, kde není elektrická síť.

— ep.

Přípravy na devátou

Všeobecnou radiovou výstavu

Jako jiná léta i letos se v Kyjevě konají rozsáhlé přípravy k Deváté všeobecné rozhlasové výstavě a komá se předběžná krajská výstava. Budou na ní vystavovány nejlepší konstrukce radioamatérů z kyjevské oblasti. Podle dosavadních zpráv připravili již členové kyjevského Dosarmu četné zajímavé konstrukce. E. E. Kosackij, zámečník zá-

Krížový zosilovač ako invertor

V čísle 10/1950 tohto časopisu popísal Ing. Horna krížove viazaný zosilovač ako dokonalý invertor. Ulohou tohoto článku je rozoberať činnosť takého zosilovača a porovnať výsledky s invertorom katodové viazaným, už dávno známym. Ukáže sa, že krížove viazaný zosilovač dovoľuje získať výstupné napäťia presne symetrické, kym katodové viazaný sa k tomuto ideálne len blíži. Na druhej strane kym u katodové viazaného invertoru sa dosiahnutá symetria len veľmi málo mení stárnutím elektroniek, u krížove viazaného sa pôvodne nastavená dokonalá symetria značne poruší ak jedna z použitých zosilovacích elektroniek oproti druhej zostane, takže je nutno symetriu znova nastavovať.

Odvodenie:

Schéma krížove viazaného zosilovača môžeme pre naše úvahy zjednodušiť a nákresiť náhradné schéma ako na obrazu 1. Oproti pôvodnému zapojeniu (viď cit. článok) vynechali sme odpory $820\ \Omega$, ktoré slúžia na vytvorenie predpäťia, ich účinok uvážime neskôr. Obe krajné elektronky v pôvodnom zapojení slúžia len ako impedančné transformátory, ktoré dopravujú signál do katod stredných elektroniek. Pre prípad, že zapojenie funguje ako invertor, t. j. signál sa privádzza len na jeden zo vstupov, nahradíme jednu krajnú elektronku zdrojom o vnútornom odporu R_i a napätiu naprázdno E_i , druhú len odporom R_i . Presnosť symetrie budeme posudzovať z hodnoty pomeru výstupných napäťia oboch zosilovacích stupňov V_1 a V_2 . Pre ideálnu symetriu bude platiť $E_1/E_2 = 1$. Napätie na katodách V_1 a V_2 označíme e_1 a e_2 , vnútorné odpory elektroniek r_1 a r_2 , ich strmosti S_1 a S_2 , prietoky D_1 a D_2 .

Pre V_1 platí:

$$I_1 = S_1 [e_2 - e_1 + D_1 (E_1 - e_1)]$$

$$E_1 = -RI_1$$

$$I_1 = S_1 [e_2 - e_1 (1 + D_1)] - I_1 R/r_1$$

$$I_1 = \frac{S_1}{1 + R/r_1} [e_2 - e_1 (1 + D_1)]$$

$$E_1 = -S_1 \frac{Rr_1}{R + r_1} [e_2 - e_1 (1 + D_1)]$$

Pre V_2 platí:

$$I_2 = S_2 [e_1 - e_2 + D_2 (E_2 - e_2)]$$

$$E_2 = -RI_2$$

$$I_2 = S_2 [e_1 - e_2 (1 + D_2)] - I_2 R/r_2$$

$$I_2 = \frac{S_2}{1 + R/r_2} [e_1 - e_2 (1 + D_2)]$$

$$E_2 = -S_2 \frac{Rr_2}{R + r_2} [e_1 - e_2 (1 + D_2)]$$

Je známe, že výraz:

$$S \frac{Rr}{R + r}$$

dáva zisk elektronky v obyčajnom samostatnom zapojení. Nahradíme tento výraz symbolom A , resp. A_2 . Pre presnosť symetrie vychádza:

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{A_1 \cdot e_1 (1 + D_1) - e_2}{A_2 \cdot e_1 - e_2 (1 + D_2)}$$

Potenciometrom naznačeným v pôvodnom schéme môžeme nastaviť zosilenia A_1 a A_2 tak, aby pomer E_1/E_2 bol rovný 1, teda symetria bola úplná. (Za predpokladu, že platí $D_1 \ll 1 \gg D_2$, bude to splnené pre $A_1 = A_2$). Nič menej vidíme, že výraz, udávajúci pomer výstupných napäťia, obsahuje pomer ziskov elektroniek V_1 a V_2 v samostatnom asymetrickom zapojení. Medzi V_1 a V_2 niesť žiadnej symetrizujúcej výrovnávajúcej väzbou, každá z nich funguje, ako keby bola sama v bežnom asymetrickom zapojení. Ak po počiatocnom nastavení dokonalej symetrie nastane vlivom rozdielného stárnutia medzi ziskmi elektroniek V_1 a V_2 rozdiel $p\%$, bude i rozdiel medzi výstupnými napäťiam $p\%$.

Táto posledná veta zostáva v platnosti i keď budeme počítať s vlivom odporov $820\ \Omega$, ktoré sme na začiatku úvahy zanedbali. Tieto odpori robia pre každý stupeň samostatnú zápornú zpätnú väzbu, ktorá sice zmenšuje zisky A_1 a A_2 , ale zmenšuje aj ich závislosť na vlastnostiach V_1 a V_2 . Tým sa stabilita symetrie o niečo zlepší. Percentuelný rozdiel výstupných napäťia bude v tomto prípade rovný percentuelnému rozdielu ziskov oboch stupňov v asymetrickom samostatnom zapojení so zápornou zpätnou väzbou vlivom odporu $820\ \Omega$ v katode.

Vyšetrimo tie isté vzťahy pre invertor katodové viazaný podľa obrazu 2. Tu platí:

$$I_1 = S_1 [-e + D_1 (E_1 - e)] ;$$

$$E_1 = -RI_1 ; E_2 = -RI_2 ; e = R_k (I_1 + I_2)$$

$$I_1 = -S_1 [R_k (I_1 + I_2) (1 + D_1) + D_1 RI_1]$$


$$I_1 = -\frac{S_1 R_k (1 + D_1)}{1 + R/r_1 + S_1 R_k (1 + D_1)} : I_2$$

$$E_1 = -\frac{S_1 R_k (1 + D_1)}{1 + \frac{R}{r_1} + S_1 R_k (1 + D_1)}$$

Výraz pre pomer oboch výstupných napäťia neobsahuje žiadnu vlastnosť elektronky V_2 . Presnosť symetrie teda na vlastnostiach V_2 vôbec nezáleží, elektronky V_1 a V_2 by nemusely byť ani rovnakého typu. Ďalej čím lepšie splníme podmienku

$$S_1 R_k (1 + D_1) \gg 1 + R/r_1$$

tým dokonalejšia bude dosiahnutá symetria a tým menej bude závislosť i od vlastnosti elektronky V_1 . Danú podmienku plníme voľbou veľkého R_k , sme však obmedzeni stejnosmerným spádom napäťia na odpori R_k . — Je snadné dosiahnuť také pomery, že pokles strnosti elektronky V_1 na polovicu pôvodnej hodnoty zapričíni zhoršenie symetrie len o niekoľko percent. Ak sa vyzaduje pre špeciálne účely zvlášť dokonalá a stála symetria, nahradí sa R_k pentodou, ktorá pri prijateľnom spáde napäťia poskytuje svoj vnútorný

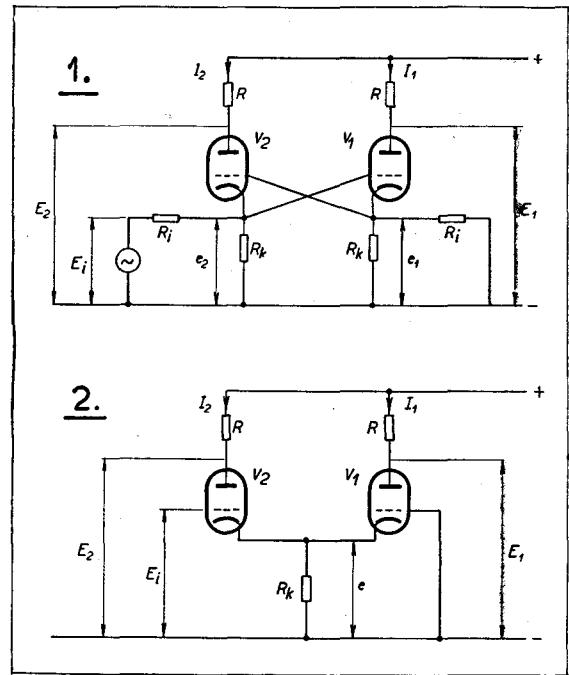

torný odpor radu 16^4 Ohm. Okrem toho môžeme i za V_1 a V_2 dosadiť pentody, získame pre danú podmienku výhodný pomer R/r_1 , a napájaním stieniacich mriežok zo spoločného, nezablokovaného predradného odporu získame ďalšiu symetizačnú väzbu.

Záverom je možno konštatovať, že krížove viazaný zosilovač je oprávnený pre presnosť zariadenia, kde jednak je potrebná ideálna symetria, ale kde nevadí nutnosť občasnej kontroly. Pre zariadenia na malú chybu v symetrii nechúlosť, ktoré ale majú bežať čo možno spoľahlivo a bez nutnosti kontroly, je výhodnejší katodové viazaný invertor, ktorý okrem toho potrebuje len polovinu elektroniek. Ostatné vlastnosti, uvedené v citovanom článku, hlavne potlačenie rušivých signálov, priehádzajúcich na vstup v rovnakej polarite majú obe zapojenia približne rovnaké.

Ing. T. Horňák

Sčítanie na log. pravítku

Je mälo známo, že na logaritmickém pravítku lze sčítat (i odčítat), v rozporu se školským posudkem, že logaritmny se nedohodí k usnadnenému sčítání. Použijeme obvyklého označení stupnic:

Pevné základni D, pohyblivé základni C a reciproké na pohyblivé části R (na starších výrobciach nebývá vždy). Ostatní nepotrebuje.

Na príklad: $x = 2,6 + 6,5$. a) Nad menší se sčítaných čísel na stupnici D postavíme jedničku stupnice C. b) Nad väčším ze sčítancu na stupnici D čteme jejich pomer na stupnici C [$p = 2,5$]. c) Zpamäti priečteme jedničku a pod výsledkom 3,5 na stupnici C čteme na základni stupnici D výsledek 9,1 = $= 2,6 + 6,5 = x$.

Podrobnejší pokyny pro zájemce: Je-li pomer sčítancu 1 : 10 a väčší, musíme násobiť 10 i čtení na šoupátku a príčet opäť pouze jedničku. Též je nutno pro poslední úkon často posunout šoupátko zcela vlevo, t. j. nad menšieho sčítance postaviť 10 pohyblivé stupnice C.

POUŽITÍ HALLOVA ZJEVU

k měření magnetické indukce

Za časů Maxwellových byl ustálen názor, že rozdělení proudu v kompaktním vodiči nepodléhá vlivu vnějšího magnetického pole. Neúspěšní pokusy objevit nějaký pohyb proudu samotného byly obvykle vyšetřován „nestlačitelností proudového fluida“. Toto vysvětlení však neuspokojovalo E. H. Halla, když pracoval v roce 1879 na universitě Johna Hopkinse v USA; byl toho mínění, že i když nestlačitelné fluidum zcela vyplňuje vodičový materiál, pak by alespoň mohl být zjistitelný boční tlak, když ne proud.

Jeho dřívější snahy určit změny v ekvivalentních bodech pásového vodiče, způsobené magnetickým polem (obraz 1), byly marné, dokud se na návrh prof. Rowlanda nepokusil pracovat s extrémně tenkými vodiči (zlatá folie na skle). To přineslo kladné výsledky a mohl nyní dokázat, že „boční“ (příčný) proud je úmerný sile magnetického pole. Později byla pozorována ještě nepřímá úměrnost k síle vodiče.

Může tedy být příčná změna vyjádřena vztahem

$$V = R \cdot I \cdot H/t$$

kde R je t. zv. Hallův koeficient dotyčného materiálu, I podélný proud v amperech, H hustota magnetického toku v gaussích a t síla vodiče v cm.

Zjev je vysvětlen v souhlase s moderními teoriemi vodivosti v jednoduchých kovech (na př. měď nebo stříbro), podle kterých je proud způsoben pohybem elektronů od atomu k atomu vlivem vnějších polí; v elektrickém poli pohybuje se elektron přímočáře, ale počne-li působit magnetické pole příčně k jeho dráze, pak se jeho dráha zakřivuje vlivem magnetických siločar. To způsobuje vznik potenciálního rozdílu na protistranných kontaktech. (Obraz 1b.)

V jiných kovech a polovodičích může být polarita Hallová napětí opačného smyslu; ukazuje tak, že „částice“ nesoucí proud, jako by měly kladný náboj. Nemusí to být nutně částice, nýbrž „dírky“ ve struktuře krystalové mřížky, které nejsou dočasně vyplněny elektronami. Pohybuje-li se elektron do neobsazené prázdné strany, zanechá v přilehlé části struktury „dírku“ a ta může postupovat materiálem, dokud nedosáhne negativního styčného bodu, kde bude opět zaplněna elektronem. Na druhém konci je elektron opět vytržen, takže se zásobování „dírkami“ udržuje.

Hallův zjev je velmi nápadný u germania, a poměr Hallova koeficientu ke specifickému odporu je asi 200násobný proti mědi.

G. L. Pearson ukázal, že zmíněná vlastnost se velmi hodí k měření magnetické hustoty do 20 000 gaussů, a popsal jednoduchý přístroj, obsahující jen 4,5 V baterii, mikroampérmetr a odpory; může být ve spojení s tenkým proužkem germaniového krystalu použit na př. k měření magnetické intenzity v mezeře dynamického reproduktoru.

Zapojení, jehož použil Pearson, je na obrazu 2. Pracuje v rozsazích 5, 10 a 20 kilogaussů a čtvrtá poloha přepínače měřicího přístroje přes odpór 15 ohmů k nastavení hlavního krytalového proudu na kalibrační značce.


Nulový potenciometr (ve schématu „set zero“) slouží k eliminaci příčného proudu, který vždycky vzniká nemožností připájet postranní přívody do bodů přesně stejných potenciálů.

V Anglii vyrábí podobný přístroj British Thompson Houston: Gaussmetr Typ G. Pětipolohový přepínač poskytuje rozsahy 5, 10 a 25 kG. Germaniový krytal má tvar sondy a je chráněn nemagnetickým obalem vnitřních rozměrů 3,56 × 0,89 × 31,7 mm; delší sondy jsou dodávány na objednávku. Polarita postupujícího pole odpovídá pozitivnímu odečítání na přístroji, je-li respektována značka na sondě. (Wireless World; listopad 1950, str. 415.) M. H.


Spájení natvrdo obráceným spalováním

Pro tvrdé spájení systémů některých speciálních elektronek používá se nejvíce mědi nebo stříbra. Spájecí pochod probíhá pod ochrannou vodíkovou atmosférou, t. j. kromě plamene je na spoj hnán ještě proud vodíku. Shledalo se však, že povrch pásky zůstane daleko čistší, působí-li vodík na spájené již místo ještě po dobu chladnutí.

Bylo tedy využito známého zjevu, předváděného běžně při chemických předenáškách, a to obráceného spalování. Je-li do nádoby (na př. skleněný zvon), naplněné svitiplynem nebo vodíkem, přiváděn úzkou trubkou vzduch, pak se po zažehnutí spaluje hořlavý plyn tak, že

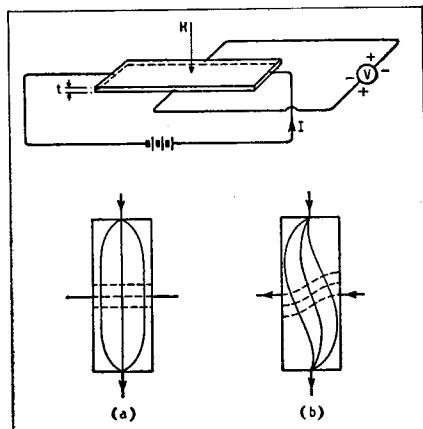

Obraz 1. Zobrazení Hallového zjevu. Rozdělení proudu (a) bez magnetického pole, (b) při poli kolmém k rovině nákresu. Příčné ekvipotenciální linie jsou vyznačeny čárkovaně.

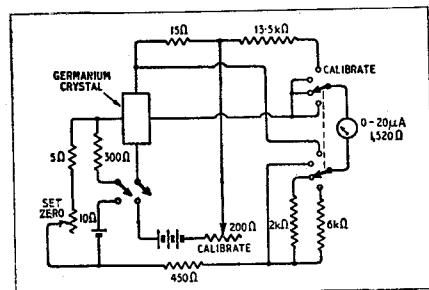

Obraz 2. Obvod pro měření síly pole Hallovým zjevem v germaniu.

to vypadá, jako by hořel přiváděný vzduch. Při spájení tímto způsobem se používá místo vzduchu kyslík, tryskačího z podobného hořáku, jaký známe v obvyklé svařovací technice.

Zvon, ve kterém se takovéto spájení provádí, je buď skleněný nebo kovový, opatřený průhledovým okénkem. Vodík se do něho vhání trubici, umístěnou v horní části. Zvon nemá dna a veskeré manipulace se tedy mohou snadno dít zpodu. Kyslíkový hořák, který je uzemněn, vsunut je dovnitř a přiblíží k elektrodě Teslova transformátoru. Teprve když jiskra přeskakuje ke špičce hořáku, otevře se kyslíkový kohout. Spájené předměty vnáší se spodem do zvonu již sesazené, a to na různých sloupcích nebo tyčinkách. Stěny jsou uvnitř v blízkosti pracovního bodu chráněny kovovou sítkou, protože velmi horký a téměř nesvítivý plamen by mohl způsobit zničení zvonu. Při započetí práce se ve vrcholu sráží pára, avšak po několika minutách, kdy se stěny rozehřejí, tento zjev ustane a nebráni polednu dovnitř.

Otevřené dno má být dosti vysoko nad pracovním stolem, aby případné vzplanutí plynu nebo slabá exploze, zaviněná přimíšením vzduchu, v horkém zvonu měly plnou volnost k expansi. Musí tedy být zabráněno silným výfukům u dna právě proto, aby se vodík nemísil se vzduchem.

Zvon je z tvrdého skla, asi 20 cm průměru, 35 cm vysoký a síla stěn je 3 mm.

Proti běžné technice spájení natvrdo hořákem je zde ta výhoda, že není na prostoru třeba spájecích prostředků ani tavidel. Zvýšenou pozornost je však třeba věnovat tomu, aby se spájené místa dotýkala jen špička plamene, neboť jen ta má redukovaný charakter. Vnitřek plamene je oxydační, což je pravým opakem každého jiného plamene, jak je známo z praxe. (Podle „Journal of Scientific Instruments“ 1950/7, s. 207.)

Důkaz je prostý: $x = a + b$; poměr $b : a = p$, pak $b = p \cdot a$ a dále $x = a + p \cdot a = a(p + 1)$. Sčítání jsme tedy převedli na násobení a snadné přičítání jedné.

Způsob se po obměně velmi dobře uplatnil v elektrotechnické práci. Příklady to objasní:

1. Hledáme výsledný odpor dvou paralelních větví $7,7 \Omega$ a $1,7 \Omega$. a) Nad větší z obou, t. j. nad $7,7$ na D , postavíme jedničku stupnice R ; b) nad $1,7$ na D čteme na R poměr $4,53$; c) přidáme 1 a vlastek indexu nastavíme na $5,53$ na R , a na základní stupnici D čteme výsledek $1,39 \Omega$.

2. Pro návrh výstupního transformátoru potřebujeme znát odpor elektronky paralelně se zatěžovací impedancí, na př. $50 \text{ k}\Omega$ a $7 \text{ k}\Omega$.

a) nad 5 na stupnici D postavíme 10 reciproké stupnice R ;

b) nad 7 na stupnici D čteme na R poměr $7,15$;

c) přidáme jedničku a pod $8,15$ na R čteme na základní stupnici D výsledek $6,14 \text{ k}\Omega$.

3. Kondensátory 30 pF a 500 pF v sérii:

a) nad 5 na D postavíme 1 reciproké stupnice R ;

b) nad 3 na D čteme poměr $1,66 \times 10$ (pozor, $10 \times$ větší);

c) při čteme jedničku a pod $17,6$ (ve skutečnosti $1,76$) na R čteme na základní stupnici výsledek $28,3 \text{ pF}$.

Provedení pokusu ukáže, oč je (při ovládnutí) postup rychlejší než obvyklý: odpadá sčítání a místo dvojího až trojího posuvu zbuduje jediný. Václav Samek

IN56

Sylvania uvedla na trh novou krytalovou diodu IN56, která má nahradit kuproroxé a selenové usměrňovače pro měřicí přístroje. Dioda má již při napětí $+0,25$ V vnitřní odpor menší než 250 ohmů a při napětí $+1$ V vnitřní odpor 50 ohmů . Při záporném napětí -30 V protéká jí méně než $300 \mu\text{A}$. Pro velmi přesné přístroje a fázové diskriminátory dodává jmenovaný závod pod označením IN76 čtyři shodné diody IN56, uzavřené v kovovém krytu s oktaľovou patkou. (Electronics, Oct. 50, str. 61.)

ELEKTRONOVÉ VLNY

Difrakce elektronů
a její použití pro výzkum
materiálu

Dr Josef KUBA,
Ocelářský výzkumný ústav, Praha

Všechny vědní obory prošly v uplynulém půlstoletí neuveritelným vývojem; u fyziky můžeme však mluvit o skutečné revoluci. Objevy těchto let naprostě změnily názor na složení hmoty a na její vlastnosti. Stačí připomenout Einsteinovu teorii relativity; vlnovou mechaniku; objev positronu, a konečně uvolnění atomové energie. Pokrok novodobé fyziky se také projevuje novými přístroji a metodami, které jako majáky prozářily temnotu čekající dosud na lidské poznání. Jsou to mimo jiné: Wilsonova mlžná komora, v níž můžeme pozorovat a i fotografovat dráhy subatomických částic; elektronový mikroskop s difraktografem; cyklotron a atomový reaktor, jejichž význam nemusíme dálé dokládat. — Chceme alespoň zde značně načrtout jeden z úseků moderní fyziky, totiž „světlo“, které tvoří letící elektrony, a jeho praktický význam. Vysvětlit přistupně podstatu nových objevů tohoto oboru není snadné. Fyzika a zvláště vlnová mechanika je oborem obtížným; vyžaduje množství odborných znalostí a často se názory fyzikový podstatně liší od názorů větších a dosud běžných.

O vzduší veškerého vývoje fyziky za posledních třicet let vystihli dobře Maurice a Louis de Broglie. Napsali, že je to boj mezi vlnovou a korpuskulární (částečkovou) teorií. Než se budeme blíže zabývat vlastnostmi a použitím elektronových vln, všimneme si jejich původu. —

Začneme u světla. První představu o podstatě světla poskytla Newtonova a mananá výronová teorie. Podle ní ze svítícího zdroje vyletuje světelná těleska, která se pohybují všemi směry, odražejí se od povrchu předmětu a když vniknou do našeho oka, způsobují vjem vidění; některé úkazy, na př. interference světla, vznik spektra a j., však nebylo možné touto teorií vysvětlit. Byla tedy nahrazena teorií vlny u Huygens-Fresnela, kterou pak Maxwell zdokonalil na elektromagnetickou a gennetickou teorii světla. Ta dlouho a dobré sloužila; ale fotoelektrický zjev přivedl fyziky k poznání, že ani s elektromagnetickými vlnami u světla nevystačíme, i když spolehlivě vysvětlují většinu optických jevů. A tak jsme u Alberta Einsteina (ovšem jen do jisté míry) svědky návratu k staré představě Newtonových světelných těles, na která se v poslední době téměř zapomnělo. —

Theorie světla tedy prodělala vývoj od korpuskulí (částeček) k vlnám, a nakonec se vrátila k oběma představám. Po těchto zkušenostech se dalo čekat, že také dosavadní teorie látky bude prodělávat změny. Z počátku nejasně, později však stále zřetelněji se rýsovaly souvislosti mezi představou elementárních částic a představou vln. Francouzský theoretik Louis de Broglie (1924) přišel na myšlenku doplnit korpuskulární představu látky, jak ji známe ze všech dosavadních prací, názorem novým, do té doby neznámým, totiž vlnovou teorií látky. Stačilo několik desítek a vytvořil se hluboký rozdíl mezi fyzikou dneška a včerejška. —

Podle de Broglieho musíme ke každé pohybující se částečce látky nebo záření přiřadit vlnu, jejíž délka λ je dána vztahem


$$\lambda = \frac{h}{mv}$$

h je Planckova konstanta (účinkové kvantum = $6,62 \cdot 10^{-37}$ erg/sec), m je masa pohybující se částeček a v je rychlosť jejího pohybu. Tím byl položen základ t. zv. vlnové mechanice, která se přičiněním Schrödingerovým (1925) a Diracovým stala znamenitou pomůckou pro teorii stavby atomů, molekul a spekter. — Vlnění, které je spojato s pohybující se částicí, se šíří

vzhledem ke zvolenému předmětu rychlostí u , kde

$$u = \frac{c^2}{v}$$

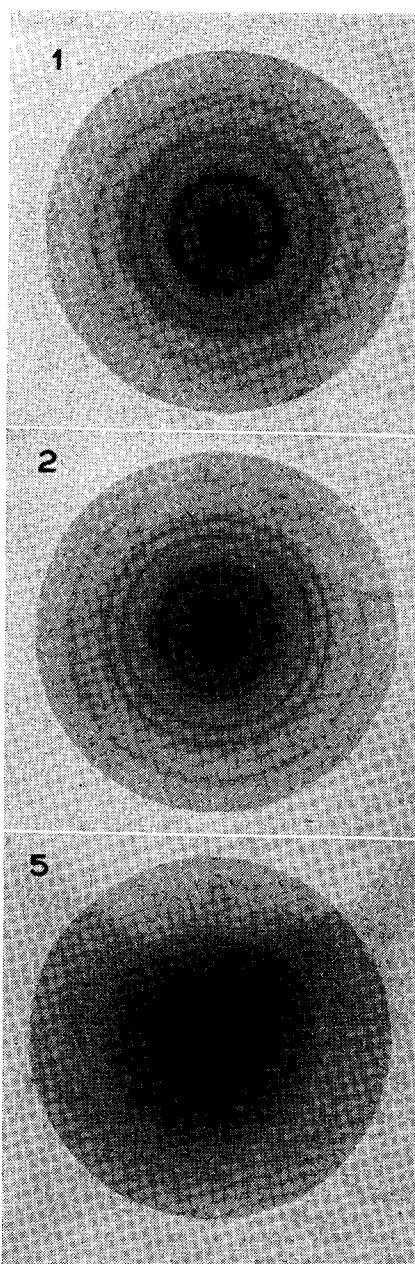c je rychlosť světla a v je rychlosť částice



vzhledem k danému předmětu. Amplituda těchto vln pro každý okamžik a místo představuje vlastně četnost projevů částice v onom okamžiku a místě. —

Je-li tato představa o vlnách, které doprovázejí letící částici, správná, pak se můžeme o existenci těchto vln přesvědčit pokusem. Nejlepším důkazem bylo zjištění zjevu, který známe u paprsků X, t. zv. ohýbový zjev. —

Krátké po objevu paprsků X začali fyzikové pátrat po jejich podstatě. Sám Röntgen je považoval za vlnění, ale tehdejšími prostředky se nepodařilo dokázat jejich vlnový charakter. I nejjemnější mřížky, určené k ohýbavosti světla, byly příliš hrubé. Až roku 1912 Max V. Laue s Knippingem použili k rozkladu přirozené mřížky, jakou tvoří atomy v krystalech, a dostali skutečně rozklad a ohyb paprsku X. Tím byly současně potvrzeny dvě teorie:

- a) teorie o geometrickém uspořádání atomů v krystalech (Hauy, Bravais),
- b) teorie o vlnovém charakteru Röntgenových paprsků.

Krystal je tedy pravidelné mřížové sítě atomy na zcela určitých místech, a ty jsou od sebe vzdáleny rádově 10^{-8} cm. Tato vzdálenost se má k 1 cm jako 1 cm ke vzdálenosti Praha—Řím.

Obyčejné světlo se nehodilo k průzkumu struktury krystalů, protože jeho jediná poměrně dlouhá vlna zasáhla najednou tisíce atomů, tvořících krystalovou mříž; proto nemohl nastat ohýbový zjev. Teprve při užití velmi krátkovlnného „světla“, jehož vlnová délka nemí větší než vzdálenost dvou sousedních atomů, můžeme pozorovat očekávaný ohyb. A právě Laue tušil v paprscích „X“ ono krátkovlnné „světlo“. Uzounkou štěrbinou pouštěl tenký svazek paprsku na destičku krystalu síly 0,5 mm, a za ní umístil fotografickou desku. Po vyvolání se skutečně na desce objevily pravidelně uspořádané temné skvrny. Z takto vzniklého geometrického obrazce se dá soudit na zákony, podle nichž jsou uspořádány atomy krystalu. —

Vratme se k elektronům. Je-li představa o vlnách, příslušejících pohybujícím se částečkám, správná, musíme je pozorovat také u elektronových paprsků, tedy u proudů elektronů, letících takovou rychlosť v , že vlnová délka λ příslušných vln se rovná

Obraz 1, 2, 5. Difraktogramy zlata, mědi a hliníku při těmž napětí 45 kV, získané průchodem elektronových vln tenkou vrstvou vyšetřovaného kovu.


N a p r o t e j s i s t r a n ě : Obraz 3.
Odrazový difraktogram mědi při 45 kV.

$$\lambda = \frac{h}{mv}$$

Právě tak jako vlny paprsků X, nemůžeme přímo pozorovat ani vlny elektronové, ale můžeme zjišťovat na př. jejich ohybové zjevy. Abychom získali vlny, které by měly rádově podobnou velikost jako paprsky X, tedy 10^{-7} až 10^{-10} cm, musí elektrony letet rychlostí 10^8 až 10^9 cm/sec. Těchto rychlostí snadno dosáhneme v elektrickém poli o napětí od 10 do 100 000 voltů. —

Experimentální důkaz se podařil r. 1927 fyzikům L. H. Germerovi a G. Davissónovi, kteří galvanometrem zjišťovali intensitu odražených elektronů v závislosti na směru. Znamenitým doplňkem jejich práce jsou pokusy G. P. Thomsona. Nechal procházet svazek rychlých elektronů (20 a 30 kV) tenkými foliemi zlata, slídly a pod. Na fotografické desce pak dostal ohybové zjevy (kroužky), velmi podobné kroužkům při ohybu paprsků X. Byl to vlastně první elektronový difraktogram v pravém smyslu slova (obraz 1). Uprostřed je neostroši difusní skvrna (je to obraz stopy elektronového svazku, který prošel folií), kolem jsou soustředné kroužky, zcela podobné Debye-Scherrerovým kroužkům. Zmenšíme-li trochu napětí na kathodové obrazovce, vznikne podobný obrazec, jen s kroužky poněkud roztaženými od středu. Vždy však zůstává konstantní součin z průměru každého z kroužků a druhé odmocniny napětí. Ten-to experimentální důkaz ověřil teorii de Broglieova a potvrdil správnost vlnové teorie hmoty. —

Od r. 1927 existuje tedy nová metoda výzkumnictví: ohyb elektronů, nebo, jak se říká, „elektronová difrakce“. Není to metoda samostatná; je to spíše vhodný doplněk strukturální analýzy paprsků X. Je zvláště cenná pro výzkum extrémně tenkých filmů a povrchových vrstev, kde nelze použít paprsků X pro jejich velkou pronikavost. Na rozdíl od nich jsou elektrony látkami mohutně pohlcovány, takže lze skutečně studovat jen povrch nebo velmi tenkou povrchovou vrstvičku asi 20 Å. Pro studium struktury pod povrchem jsou pak výhodné paprsky X. — V poslední době byla difrakce elektronů s úspěchem použita ke studiu zplodin chemických reakcí oxydových vrstev na povrchu kovů. Je možno studovat krystalovou strukturu kovů a slitin, připravených rozličnými způsoby; sledovat změny mřížky, způsobené rozdílnými druhy příprav (kathodické nebo thermické naprašování; elektrolyza; válcování; tažení; žhání atd.), nebo rozličnou úpravou

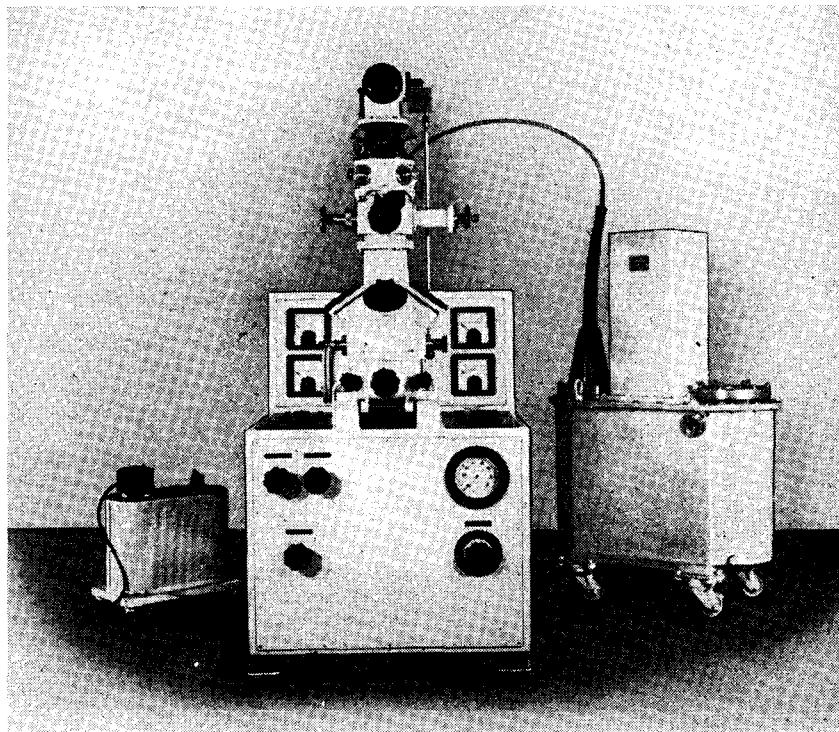

Obraz 4. Difraktograf s transformátorem a s usměrňovačem.

povrchu (leštění; leptání, oxydace; nitridování atd.). —

Protože příprava vhodných tenkých vrstev dělá někdy značné potíže, vznikla vedle první metody průchodové (transmisní) ještě metoda druhá, odrazová (tangenciální), kde lze použít libovolného vzorku. Při této metodě dopadá svazek elektronů pod velmi malým úhlem (1 až 2°) na připravený povrch materiálu, a na fotografické desce vznikají podobné, ale poloviční obrazce jako při průchodu. Srovnání umožňuje difraktogram mědi, získaný při průchodu (obraz 2), kdy byla měd' katodicky naprášena na tenkou kolodiovou blanku; na obrazu 3 je difraktogram, získaný tangenciální metodou na vyleštěném a nalepeném povrchu měděného válečku. — Úprava povrchu vyžaduje velkou péči, zejména musí být dbáno dokonalého odmaštění. Stáčí tuková vrstvička několika Å (1 Angström = 10^{-8} cm), třeba jen lehký dotyk ruky, a ohybové zjevy okamžitě zmizí. —

Při použití urychlujícího napětí V několika tisíc voltů je pak podle zákona o zachování energie:

$$2mv^2 = eV$$

$$300$$

Z tohoto vztahu plyne, že délka elektronových vln

$$\lambda = \sqrt{\frac{150}{V}} \text{ Å}$$

Nesmíme však zanedbat korekce, plynoucí z teorie relativity, a klidovou masu musíme nahradit masou, příslušející rychlosti v , pro kterou platí známý Einsteinův vztah

$$m_v = \sqrt{\frac{m_0}{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

kde c je rychlosť světla. Zavedením této korekce a dosazením hodnot e , h , m změní

se vztah pro vlnovou délku elektronových vln na výraz:

$$\lambda = \frac{150}{V} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + 9,836 \cdot 10^{-7} V}} \text{ Å}$$

Ten udává vlnovou délku elektronových vln, přiřazených k elektronu, urychlenému průchodem elektrickým polem o napětí V .


Následující tabulka ukazuje závislost vlnové délky na napětí.


V	λ Å
150	1
10000	0,1227
30000	0,0697
50000	0,0366
70000	0,0447

Protože je nejvhodnější pracovat s difraktogramem při napětí 30 až 70 kV, je používáná vlnová délka rovna 0,1 až 0,05 vlnové délky röntgenového záření obvykle používaného.

Intensita ohybového zjevu je v poměru k témuž zjevu u parsků X značně větší. Exposice při fotografování činí několik vteřin, proti hodinovým exposicím u röntgenové mikrostruktury. Dokonce můžeme elektronovou difracií pozorovat na stínítku, a to velmi zřetelně. Za určitých úprav lze tedy sledovat i průběh změn na materiálu během zkoušky (zahřívání, oxydace a pod.).

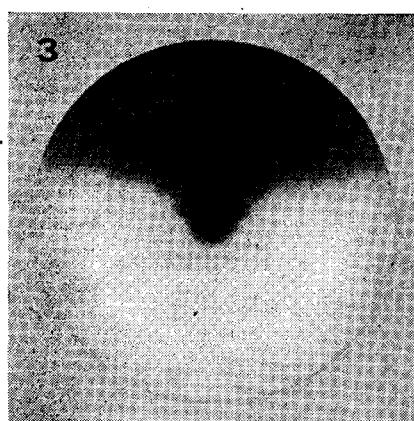Dnes existuje řada přístrojů pro ohyb elektronových vln (difraktografů). Jako příklad uvedeme přístroj, s kterým autor pracuje. Je to difraktograf *fy Trüb, Täuber* z Curychu, obraz 4. Stejnosemně napětí až 50 kV se získává z transformátoru a usměrňovače (na pravé části obrázku, za difraktografem). Toto napětí se vede na „studenou“ kathodu, u které se vpouštěním



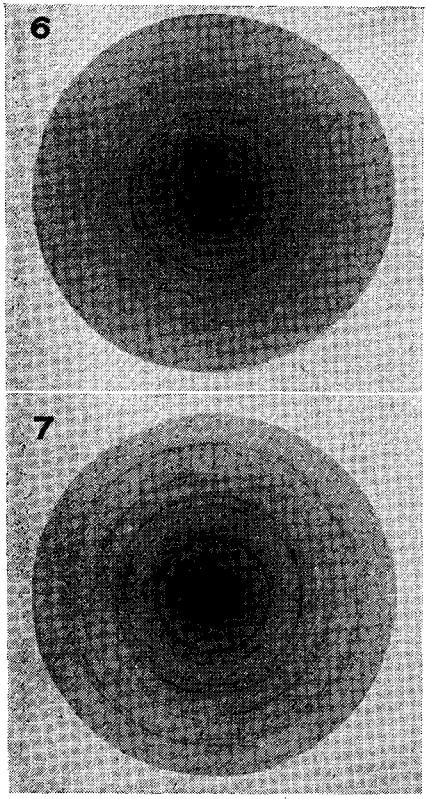

Obraz 6, 7. Difraktogramy vizmutu a antimonu (průchodní).

ventilem dosahuje potřebného stupně vakuua. Zbylé ionty jsou elektrickým polem urychlovány, bombardují kathodu, a tak vzniká sekundární emise elektronů, které se zase pohybují k anodě a jsou urychlovány tímž elektrickým polem. Odcloňený úzký svazek elektronů vstupuje do prostoru o vysokém vakuu; kondensorová magnetická čočka jej soustředí a usměrní před dopadem na preparát.

V difraktografu je ještě jedna magnetická čočka, která má pomocný úkol, zvětšit 100krát studovanou část vzorku, když to je potřeba, podobně jako u elektronového mikroskopu.

Preparát se vkládá pomocí speciálního vakuového nosníku do prostoru mezi obě čočky, a to tak, že je možno vzorky vyměňovat bez porušení vakuua. Tak je tomu jen při metodě na průchod. Při odrazové metodě, za použití universální hlavice, umožňující pohyb vzorku ve všech směrech, musí se při každé výměně vzorku čerpát celý prostor difraktografu. A právě tato metoda je v technické praxi nejčastější. Při úpravě vzorku se často až desetkrát zkouší nejvhodnější doba leptání nebo čištění, a každé čerpání trvá alespoň půl hodiny, takže práce je dosti zdlouhavá. Fotografické desky nebo filmy se vkládají do speciální kasy v dolní části přístroje, a to rovněž ve vysokém vakuu. Třemi pozorovacími okénky lze sledovat ohýbové zjevy na fluorescenčním stínítku a po jeho odklopení se sledovaný zjev na fotografuje. Některé difraktografy jsou vybaveny ještě zahřívacím zařízením, leštícím přístrojem a pod., takže je možno plynule a bez vyjmouti pozorovaného vzorku přímo na stínítku sledovat průběh žihání, leštění (zaběhávání pistů) a jiných pochodu.

STABILISACE PROUDU A NAPĚtí jednoduchými způsoby

Vněkterých případech, hlavně v měřicí technice, je nutno stabilisovat napětí anebo proudy. Je známa řada způsobů, jak tento úkol vyřešit. Některá zapojení se hodí jen pro stejnosměrný, jiná jen pro střídavý proud; konečně jsou zapojení, kterými můžeme stabilisovat jak stejnosměrný, tak střídavý proud. V tomto článku se zmíníme o dvou způsobech stabilisace napětí a proudu, z nichž jednoho lze použít pro střídavý proud, druhého pro střídavý i stejnosměrný proud.

Stejnosměrný i střídavý proud je možno nejjednodušeji stabilisovat t. zv. variátorom. Je to v principu odporník, tvořený slabým železným drátem, který je umístěn ve vodivkové atmosféře. Tako upravený odporník má tu vlastnost, že jím protéká přibližně konstantní proud v dosti značném rozmezí napětí. Variátor je běžně používán pro stabilisaci žhavicích proudů měřicích přístrojů a také pro omezení počátečních žhavicích proudů u některých typů univer-

Pro informaci je reproducováno několik původních difraktogramů velmi tenkých vrstviček kovů, kathodicky naprášených na extrémně tenké kolodiové blance, zahycené na jemné měděné síťce (0,1 mm). Při vývojových pracích byl dobré patrný vliv tloušťky nanesené vrstvy na kvalitu difraktogramu. Vrstvičky měly silu do 20 až 100 atomů.

Připojené snímky ukazují, jak lze z difraktografu usuzovat na uspořádání atomů v krystalu. Na obraze 1, 2, 5 jsou zachyceny difraktogramy tří různých kovů se stejným uspořádáním atomů v mřížce, ale s rozdílnými parametry (vzdálenost sousedních atomů): měď s parametrem 3,607 Å, zlato 4,070 Å, hliník 4,041 Å. Všechny krystalují v krychlové soustavě plošně centrovane. Soustava kroužků je na všech třech snímcích stejná, jen průměry se zmenšují tou měrou, jak vzrůstá velikost atomu. Na první pohled je vidět mezi kroužky mědi a zlata a po změření je patrný rozdíl mezi zlatem a hliníkem. Podstatně se od těchto difraktogramů liší obrazy vizmutu (obraz 6) a antimonu (obraz 7), které oba krystalují v šeststěré soustavě (arsenový typ). Temné skvrny u antimonu představují odrazy na velkých krystalových plochách (vláknitá struktura). Uvedené snímky byly experimentovány přímo na zvětšovacím papíru, předem vysušeném na leštěci. To bylo nutné, aby se zkrátila čerpací doba, neboť plynné produkty papíru dlouho porušovaly vysoké vakuum difraktografu. Jsou to tedy původní elektronové difraktogramy a ne kopie desek, jak bylo dosud v literatuře zvykem. —

Práce s difraktografem vyžaduje velikou trpělivost při přípravě vzorku, a někdy dostaneme správnou difraci až po několikažádenních zkouškách. To platí zejména u tangenciální metodky, kde dosud neexistují předpisy nebo návody k úpravě rozličných druhů povrchu.

Autor děkuje vedení Výzkumného ocelářského ústavu při gen. řed. Čs. hutí v Praze za dovolení pracovat na jejich difraktografu a uveřejnit některé výsledky.

sálních přijimačů. Variátory jsou vyráběny pro různá napětí, ale běžné typy (na pr. výrobky Philips) jsou většinou pro jmenovitý proud 200 mA. Výrobky jiných firem jsou u nás vzácné.

C h e m e - l i s t a b i l i s o v a t j i n ý p r o u d n ež ten, pro nějž je variátor určen, použijeme vhodného transformátoru, kterým přizpůsobíme buď spotřebiči anebo variátor; obě je v podstatě totéž (obraz 1a, 1b). Transformátor musí mít v obou případech značnou indukčnost, aby magnetizační proud byl zanedbatelný v poměru k proudu činnému. Uvažujme nejprve zapojení podle obrázku 1a. Proud variátoru nechť je i_V , proud spotřebiče i_R . Převod transformátoru je dán poměrem proudů:

$$p = i_R / i_V$$

Pro daný případ je impedance transformátoru, převáděna na primární stranu, $R'Z = R_Z p^2$. Úbytek napětí na transformátoru má hodnotu $R_Z \cdot i_R \cdot p$. Střední napětí zdroje je pro daný případ vyjádřeno součtem

$$U_V + R_Z \cdot i_R \cdot p$$

kde U_V je střední pracovní napětí variátoru.

Aby byl proud i_R správně stabilisován a nebyl shuntován proměnnou indukčností transformátoru, má být reaktance primárního vinutí $\omega L \geq 10R'Z$. V tomto případě vzniká chyba zanedbatelná. Platí to ovšem jen tehdy, je-li R_Z reálné, což je ve většině případů splněno.

U zapojení podle obrázku 1b jsou poměry podobné. Převod je dán rovněž poměrem proudů, jako v případě první. Úbytek na transformátoru je U_V/p . Střední napětí zdroje je dán výrazem:


$$U = R_Z i_R + U_V/p$$

Variátorem můžeme v krajním případě stabilisovat i napětí; použijeme úbytek na odporník, protékáném stabilisovaným proudem. Vnitřní odporník zdroje je pak roven velikosti zvoleného spádového odporu.

Velkou výhodou variátoru je to, že prakticky nemění tvar křivky střídavého proudu, že nevznikají vyšší harmonické. V některých případech to má rozhodující význam.

Obrázek 1. Přizpůsobení variátoru a spotřebiče transformátorem.

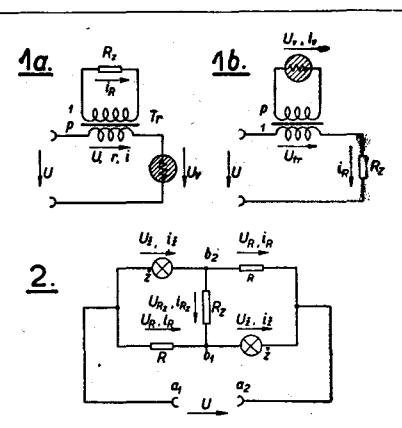Obrázek 2. Můstkový stabilisátor s žárovkami.



Protože používáme transformátorů, je možné popsanými způsoby stabilisovat pouze střídavé proudy. Pro stejnosměrné proudy je nutno použít vhodného variátoru. Jde-li o stabilizaci menšího proudu než je jmenovitý průtok variátoru, lze spotřebič vhodně shuntovat. V takovém případě pochopitelně značně stoupají ztráty a zapojení je velmi neekonomické.

Velmi snadno se dá stabilisovat napětí i průtok zařízením podle obrázku 2. Je to antisymetrické můstkové zapojení, kde jsou v protilehlých větvích zařazeny stejně odpory a žárovky. V příčné větvi je pak zapojen spotřebič R_Z . V uvedeném zapojení se využívá změny odporu žárovky v závislosti na protékáném proudu. Se stoupajícím proudem stoupá také odpor žárovky; je to patrné z obrázku 3, kde je zakreslena závislost napětí a odporu žárovky na protékajícím proudu. Způsob, jakým zapojení působí, lze vysvětlit takto: stoupá-li napětí zdroje, stoupá také průtok, tekoucí větrem můstku, a ten způsobí vzestup napětí na odporu i žárovce. Protože však s rostoucím proudem roste také odpor žárovky, je vzestup napětí na jejích svorkách větší než na svorkách odporu. Napětí na příčné větvi můstku je dánou rozdílem spádu napětí na žárovce a odporu. Vhodnou volbou velikosti odporu R lze dosáhnout toho, že napětí na příčné větvi (mezi body b_1 , b_2) je v určitém rozmezí U konstantní.

Při můstku na obr. 2 platí:

$$U_{RZ} = U_R - U_Z = i_{RZ} \cdot R_Z \quad (1)$$

$$i_{RZ} = i_Z - i_R \quad (2)$$

Při tom pro napětí na vstupních svorkách můstku platí:

$$U = U_Z + U_R \quad (3)$$

Celkový průtok zdroje je

$$i = i_R + i_Z \quad (4)$$

Nejsnáze je možno vyšetřit poměry v uvedeném zapojení grafickou metodou. Postup řešení je znázorněn na obrázku 4. V diagramu máme zakreslenu závislost napětí na proudu žárovky (křivka U_Z). Nalezneme na křivce oblast, kde se charakteristika blíží nejvíce přímce. Čím je tato oblast delší, tím je větší regulační rozsah. Na obrázku 4 je označen vhodný bod písmenem a . V tomto zvoleném bodě veďme tečnu T , která má pokud možno ve veškerém rozmezí nahradit charakteristiku žárovky. Nyní vede me počátkem souřadného systému o přímku R , rovnoběžnou s touto tečnou. Tato přímka určuje závislost napětí na proudu pomocného odporu R ; jeho velikost vypočteme jako poměr napětí a proudu pro libovolný bod přímky R .

Předpokládejme nyní, že odpor R_Z je nekonečně velký (chod naprázdno) a větrem můstku protéká průtok, odpovídající

zvolenému bodu a . Tomuto průtoku odpovídá napětí na žárovce, dané úsečkou ac , na odporu pak je dán spád délkom bc . Rozdíl těchto dvou hodnot — vzorec (1) — odpovídá napětí naprázdno mezi body b_1 , b_2 . Je to délka úsečky ab . Napětí zdroje udává součet úbytku na odporu R a na žárovce (3).

Uvažme nyní, že svorky b_1 , b_2 jsou spojeny do zkratu. V tomto případě musí být napětí na odporu i žárovce stejné. V obrázku 4 znázorníme tuto skutečnost tím, že bodem a vede přímku rovnoběžnou s vodorovnou souřadnou osou. Průsečík této přímky s charakteristikou R (bod d) udává průtok, který v tomto případě teče odporem R . Rozdíl proudu žárovky a odporu určuje hledaný průtok naprázdno, jehož hodnota je dáná úsečkou ad . Napětí zdroje je opět dánou součtem dílčích úbytků na odporu a žárovce. V tomto případě je to dvojnásobek napětí na žárovce (anebo odporu).


Uvedeným způsobem jsme určili průtok naprázdno a napětí naprázdno, což umožňuje stanovit průtok i napětí při zatížení libovolnou impedancí. Podíl napětí naprázdno a průtoku naprázdno udává vnitřní odpor mezi body b_1 , b_2 . Velikost tohoto odporu je, jak ukazuje obrázek 4, rovna právě odporu R .

Náhradní schema zapojení se zřetelem k bodům b_1 , b_2 je na obrázku 5. Průtok a napětí na výstupních svorkách je dánou známými výrazy:


$$i = U_O / (R_i + R_Z);$$

$$U = U_O \cdot R_Z / (R_i + R_Z)$$

které je možno velmi pohodlně řešit gra-

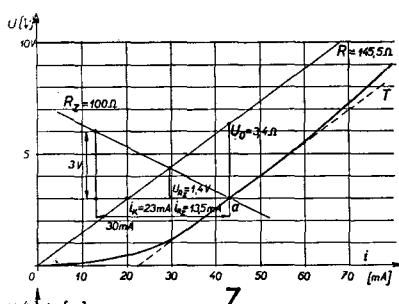

7.

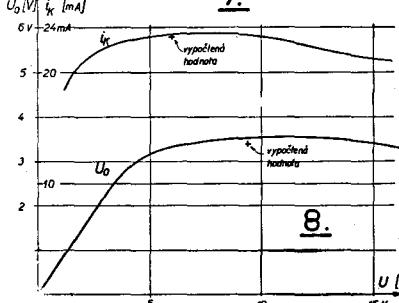


8.

Obrázek 7 a 8.
Grafické řešení a zjištění charakteristiky stabilisátora podle příkladu v textu.

Obrázek 3. Charakteristika žárovky.

Obrázek 4. Vysvětlení grafické konstrukce stabilizační charakteristiky.

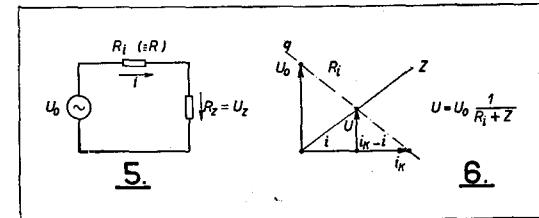

Obrázek 5. Náhradní schema stabilisátora podle obrazu 2, se zřetelem k výstupním svorkám b_1 , b_2 . — Obrázek 6. Grafické stanovení výstupního napětí.

ficky pro libovolné reálné R_Z . Postup je tento: na souřadné osy naneseme délky, odpovídající napětí naprázdno U_O a průtoku naprázdno i_K (obr. 6 a 7). Spojíme koncové body úseček U_0 a i_K přímkou q . Vedeme-li počátkem přímku Z , znázorňující závislost $U = i R_Z$, proti spojnici q v bodě x , pro který platí:

$$U = i R_Z = (i_K - i) R_I$$

Upřavíme-li tento výraz a dosadíme-li za $i_K \cdot R = U_O$,

$$i R_Z = i_K R_I - i R_I = U_O - i R_I;$$

dostaneme známý výraz

$$i = U_O / R_I + R_Z$$

Tak jsme dokázali, že průsečík x udává napětí i průtok na zatěžovacím odporu R_Z .



Zavedeme tuto jednoduchou konstrukci do obrázku 4. Můžeme pak jednoduše odečíst napětí i průtok pro libovolné zatěžení reálným odporem R_Z . Příslušné hodnoty jsou zakresleny v diagramu a odpovídají vzorcům (1) až (4).

Aby bylo možno stanovit závislost průtoku a napětí U_{RZ} na napětí napájecím U , je nutno provést popsanou konstrukci pro celou řadu bodů. Napětí zdroje je, jak bylo uvedeno, dánou součtem napětí na žárovce a na odporu R .

Pro názornost uvedeme příklad. Použijeme žárovky fy Intensa na 24 V, 3W, jejichž křivky byly uvedeny na obrázku 3. Je nutno vyhledat žárovky s pokud možná stejnou charakteristikou. Řešení je provedeno na obrázku 7. Nejprve zvolíme střed regulační oblasti, bod a . Sestrojíme v něm některou přibližnou metodou tečnu, se kterou vede počátkem rovnoběžku, která udává přímou hodnotu odporu R . Jeho velikost určíme z podílu U/i v libovolném bodě této přímky. V našem případě je $R = 145,5 \Omega$. Z diagramu odečteme průtok naprázdno i_K a napětí naprázdno U_O . Zatěžovací odpor R_Z nechť má hodnotu 100 ohmů. Zakreslíme jej do obrázku nejlépe tak, že zvolíme určitý průtok (na př. 30 mA) a pro něj stanovíme úbytek $R \cdot i$. V našem případě jsou to 3 V. Tyto hodnoty zakreslíme do diagramu a sestrojíme přímku, odpovídající odporu R_Z . Pak můžeme přímo odečíst napětí $U_{RZ} = 1,4$ V a průtok $i_{RZ} = 13,5$ mA. Pro kontrolu byl sestaven můstek a byl změřen průběh napětí naprázdno i průtoku naprázdno jako funkce napájecího napětí. Výsledky měření (obrázek 8) se dobře shodují s vypočtenými hodnotami. Malé odchylinky jsou způsobeny tím, že použité žárovky nebyly naprostě stejné.

Velkou výhodou popisovaného můstkového zapojení je, že lze jednoduchými prostředky stabilisovat v dosti velkém rozmezí jak průtok, tak i napětí.

Ing. Dr Aleš BOLESLAV

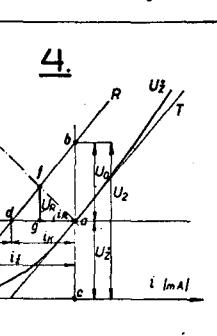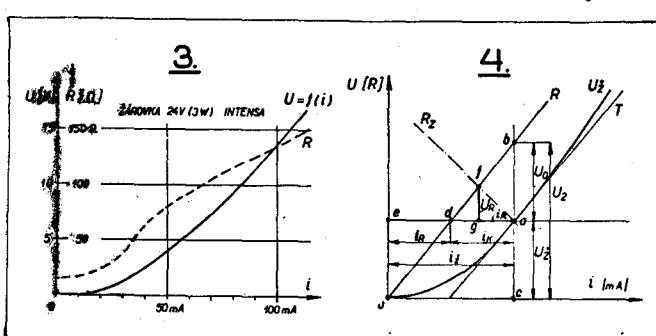

PŘEMOSTĚNÝ ČLÁNEK T

Ing. O. A. HORA

Selektivní obvody bez elektrických obdob pružnosti a hydry (jimiž jsou, jak známo, kapacita a indukčnost), jsou stále častějším základem tónových generátorů a speciálních filtrů. Toto pojednání obsahuje řešení velmi výhodného článku R-C, a to s hlediska konstrukce stabilních tónových generátorů s velmi širokým kmitočtovým rozsahem.

Rozvoj elektroakustických zařízení a nadzvukových aparátů vytváří stále vyšší a speciálnější požadavky na přístroj z nejpotečenějších pro nf a ultrazvukovou techniku, na tónový generátor. Musí mít stabilní kmitočet, značný kmitočtový rozsah od řádu 1 c/s do 1 Mc/s, malý obsah harmonický ve výstupním napětí (pod 1%). Přitom má být poměrně jednoduchý a levný.

Podstata tónových generátorů.

Běžné tónové generátory jsou založeny na dvou principech: 1. záznežový, 2. R-C. V záznežovém se používá k získání nf kmitočtu rozdílu (záznějů) dvou kmitočtů vf (100 až 500 kc/s). Po pečlivém vývoji vznikly spolehlivé a oblíbené přístroje tohoto druhu. Jsou však složité, stabilita u malých kmitočtů není nejlepší a kmitočtový rozsah je principem omezen na rozsah asi 1:1000.

Oscilátory R-C využívají vlastnosti některých čtyrpólů z odporníků a kapacit, které mají pro určitý kmitočet selektivní fázové pořízení 0 nebo 180°. Zapojením takového členu do obvodu pozitivní nebo negativní zpětné vazby je možno rozkmitat nf zesilovač na kmitočtu, pro který je fázový posun roven 0 nebo 180°. Oscilátory R-C jsou co do kmitočtu stabilní, poměrně i jednoduché a mají značný rozsah kmitočtu. Problémem zůstává stálost výstupního napětí a jeho obsah harmonických, protože činitel jakosti obvodu je malý.

LC-RC

V oscilátoru s resonančním obvodem LC působí spolu dvě složky. Napětí na obvodu LC je v resonanci Q-krát větší (Q je činitel jakosti) než při kmitočtu do statečně vzdáleném od resonance, a fázový posun při resonanci je nula. Proto mohou oscilátory LC používat k udržení stálé velikosti oscilačního napětí jednoduchého člensku R-C (mfázový blok), který spolu s usměrňujícím účinkem pracovní mřížky nastaví záporné předpětí na takovou hodnotu, aby oscilační napětí bylo konstantní. Vzniklé skreslení je potlačeno tím, že jakostní obvod LC má pro vyšší harmonické velmi malou impedanci a odfiltruje vyšší harmonické. Rovněž nároky na fázovou čistotu zesilovače, na jehož výstup je obvod LC připojen, nejsou přísné. Většinou postačí jediná elektronka a celý obvod je poměrně jednoduchý. Veliké jakostní indukčnosti a ladící kapacity jsou však obtížné, vyloučme-li použití magnetického železa, a je pak velmi těžké jit pod kmitočty asi 20 kc/s. Pak je nutno použít buď záznežové úpravy, nebo oscilátorů RC.

Z nejstarších typů je oscilátor RC na obrázku 2. Vstup a výstup zesilovače je spojen přes kaskádní čtyrpól tak, že vzniká pozitivní zpětná vazba. Je-li zisk

zesilovače přesně roven útlumu čtyrpólu v bodě, kdy fázové posunutí je 180° (obrazek 1), vzniknou v obvodu stabilní oscilace. Protože však křivka fázového posunu probíhá místo měřítku f/f_0 velmi tálá, mohou malá fázová posunutí v zesilovači značně ovlivnit kmitočet oscilátoru. Křivka zesilení e_2/e_1 nemá také v místě $\varphi = 180^\circ$ resonanční vrchol, naopak zisk článku RC stoupá k větším kmitočtům, takže samotný čtyrpól nepotlačuje vyšší harmonické. To znamená, že zesilovač musí mít omezování amplitudy navrženo tak, aby nevznikalo skreslení; fázové posunutí v použitelném oboru musí být zanedbatelné a skreslení zesilovače nepatrné. Další nevýhodou je, že při změně kmitočtu je nutno současně měnit tři ladící prvky (odpor, kondenzátory), a to přesně souběžně, jinak útlum čtyrpólu vzroste až po případě vysadí oscilace. Pro tyto nevýhody se pro generátory laděné plynule zapojení podle 2. dnes jen zřídka používá.

Výhodnější je Wienův můstek, jehož zapojení v oscilátoru je na obrázku 4 a fázová charakteristika (φ) i resonanční křivka (e_2/e_1) na obrázku 3. Křivka zesilení má resonanční vrchol. Činitel jakosti je však asi 0,3, čili požadavky na zesilovač jsou skoro stejně přísné, jako v předcházejícím případě. K ladění je však potřeba jen dvou členů a útlum čtyrpólu je jen $K = 3$ (proti $K = 29$ u předcházejícího případu), takže požadavky na zesilovač lze snáze splnit. Proto se tohoto zapojení často používá pro jednoduché tónové generátory až do 50 kc/s.

Nejvhodnější je však tak zv. dvojitý čtyrpól T, který zcela potlačuje kritický kmitočet, čili má odpovídající činitel jakosti $Q = \infty$. S tímto článkem byly sestaveny oscilátory, které mají obsah harmonických menší než 0,1 % a rozsah až 100 kc/s. Bohužel při změně kmitočtu

nutno současně měnit tři prvky kapacitní (nebo odporové), jak vyplývá ze dvou podmínek pro kritický kmitočet f_0 . To je obtížné a proto oscilátory tohoto typu nemají plynulou změnu kmitočtu, ale přepíná se několik kmitočtů stabilních.

Jednoduchý článek T.

Během války byly prozkoumány vlastnosti přemostěného čtyrpólu T, jehož schema je na obrázku 8. Článek má pro konstrukci oscilátorů (a nf filtrů) několik podstatných výhod. Jeho kritický kmitočet se řídí jen dvěma členy (při stejném útlumu), fázová změna probíhá v okolí kritického kmitočtu f_0 značně rychle (obrazek 6) a má poměrně ostrý resonanční vrchol (obrazek 7), jehož velikost (činitel jakosti Q) lze v širokých mezech řídit poměrem odporu R_1/R_2 . Kmitočtový rozsah, který je možno po hodlně ovládat, je asi 10 c/s až 5 Mc/s. V zesilovači stačí dvě elektronky a jednoduchý žárovkový omezovač (variátor), při čemž výstupní napětí je konstantní s přesností $\pm 10\%$ a obsah harmonických menší než 0,2 %.

Odvození vlastnosti.

Pro posouzení přemostěného článku T potřebujeme znát jeho základní vlastnosti: 1. jeho kritický kmitočet f_0 (při kterém je fázový posun nula); 2. jeho útlum e_2/e_1 při kmitočtu f_0 nebo 3. jeho činitel jakosti Q.

Abychom odvození zjednodušili, provedeme nejprve transformaci hvězdy ($C-C-R2$) na odpovídající trojúhelník (Z_{12}, Z_{13}, Z_{23}) na obrázku 9. Pro další výpočet nás budou zajímat pouze Z_{12} a Z_{23} , které vypočteme z transformačního vzorce.

$$Z_{12} = -X(X + j2R_2)/R_2 = -X \cdot Z/R_2 \quad (1)$$

$$Z_{23} = -j(X + j \cdot 2R_2) = -j \cdot Z \quad (2)$$

kde

$$Z = X + j \cdot 2R_2; \quad -j \cdot X = 1/j\omega C; \\ j = \sqrt{-1}.$$


Zisk nebo útlum článku je dán poměrem e_2/e_1 . Za předpokladu, že generátor má nulový vnitřní odpor a že na svorky e_2 není připojen žádny odpor zatěžovací (zesilovač má nekonečný vstupní odpor), je možno tento poměr vyjádřit

$$e_2/e_1 = Z_{23}/(Z_{12} \parallel R_1 + Z_{23}) \quad (3)$$

kde

$$Z_{12} \parallel R_1 = Z_{12} \cdot R_1 / (Z_{12} + R_1).$$

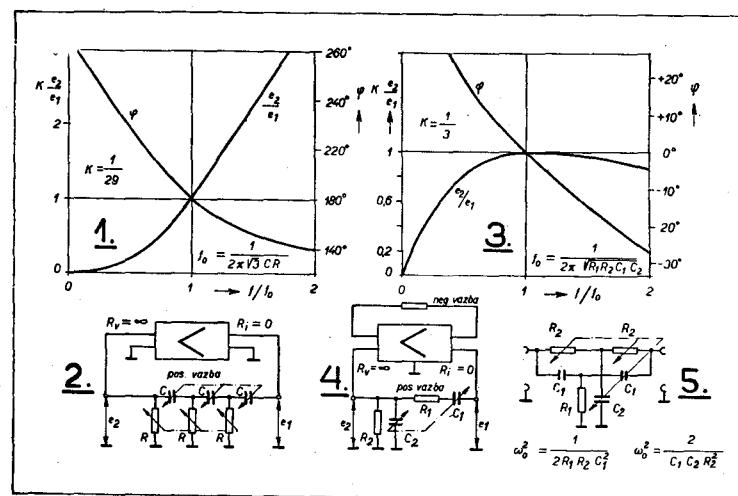Obrazek 1 až 4. Zapojení a charakteristiky po-souvače fáze a Wienova můstku.
Obrazek 5. Dvojitý článek T; vzorce pro výpočet.



Pro další výpočet bude výhodnější pracovat s poměrem e_1/e_2 , který je po dosazení z (1) a (2) do (3) dán výrazem

$$\frac{e_1}{e_2} = 1 - j \frac{X \cdot R_1}{R_1 R_2 - X^2} \quad (4)$$

Po dosazení za Z , úpravě a rozdělení reálných a imaginárních členů je poměr e_1/e_2 dán výrazem

$$e_1/e_2 = 1 + A/C - jB/C = \alpha - j\beta \quad (5)$$

kde

$$\alpha = 1 + A/C \quad \beta = B/C$$

$$A = 2X^2 R_1 R_2 \quad B = X \cdot R_1 (R_1 R_2 - X^2)$$

$$C = (R_1 R_2 - X^2) + 4X^2 R_2^2$$

Fázové natočení pro libovolný kmitočet (libovolnou velikost kapacitance X) je dán výrazem

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{\beta}{\alpha} = \frac{B}{A+C}$$

Má-li být fázové natočení nula čili $\varphi = 0$, musí se $\operatorname{tg} \varphi = 0$. Tento případ může nastat, když $B = 0$ nebo když $A + C = \infty$ (nekonečnu). $A + C$ může být nekonečné, když je nekonečné X , čili když kmitočet $\omega = 2\pi f = 0$. Tato podmínka nastává jen pro ss proud a nemá tedy pro funkci článku T významu. B se rovná nule, buď když člen

$$X \cdot R_1 = 0, \quad (7) \text{ nebo } R_1 R_2 - X^2 = 0. \quad (8)$$

Podmínka (7) je splněna, když $X = 0$ (protože R_1 je ohmický odpor, jehož velikost se s kmitočtem nemění), čili když odpor kondensátoru je nulový, což nastává při nekonečně velikém kmitočtu. V tom případě však již zesilovač má zisk nulový, takže se na nekonečně velikém kmitočtu nemůže rozkmitat a proto je i tato podmínka pro nás bez významu. Podmínka (8) je splněna, když

$$f_0 = 1/2 \cdot \pi \cdot C \sqrt{R_1 R_2}; \quad (9)$$

Vzorec (9) tedy udává vztah mezi C , R_1 , R_2 a kritickým kmitočtem f_0 , při kterém nastává nulový fázový posun. Můžeme jej proto nazvat vzorcem resonančním. Poměr e_1/e_2 při kritickém kmitočtu f_0 udává činitel jakosti obvodu:

$$Q = [e_1/e_2]_{f=f_0} = 1 + \frac{R_1}{2R_2} \quad (10)$$

a útlum čtyrpólu při kritickém (resonančním) kmitočtu f_0 je

$$Z = 1/Q = 2R_2/(R_1 + 2R_2) \quad (11)$$

Ze vzorce (10) (11) vidíme, že zvětšováním poměru R_1/R_2 je možno zvětšit Q (resonanční vrchol) a že tím současně stoupá útlum čtyrpólu pro f_0 , což je, jak uvidíme, velmi výhodné.

Obraz 10, 11. Zjednodušené schéma a úplné schéma s hodnotami pro tónový generátor s přemostěným článkem T . — Obraz 12. Tabulka hodnot pro přemostěný článek T a žádané rozsahy generátoru.

Praktické provedení oscilátoru.

Principiální schéma oscilátoru s přemostěným článkem T je na obrazu 10. Elektronka $V1$ tvoří napěťový zesilovač; $V2$ je zapojena jako zesilovač s uzemněnou anodou a transformuje značnou impedanci anodového obvodu na asi $1/\text{strmost}$, čili asi 100Ω . Tím je splněna jedna podmínka správné funkce článku T , že totiž musí být napájen ze zdroje s velmi malým vnitřním odporem.

Mezi katodami $V1$ a $V2$ je zapojen odpor B (zárovka), který způsobuje pozitivní zpětnou vazbu dostatečně velikou, aby se zesilovač při odpojeném článku T rozkmital na libovolném kmitočtu, daném nějakou časovou konstantou v obvodu zesilovače. Připojením článku T mezi výstup a mřížku $V1$ zavede se do obvodu značná negativní vazba, která je nejmenší pro kmitočet f_0 (obraz 7).

Při vhodné volbě poměru kladné vazby přes B a záporné vazby přes článek T (útlumu článku) je možné dosáhnout toho, že zesilovač se rozkmitá na kritickém kmitočtu f_0 . Zárovka B působí jako stabilizátor vnitřních poměrů v zesilovači (a rovněž výstupního napětí). Stoupne-li oscilační napětí, protéká zárovkou B větší proud a její odpor stoupne. Tím se zmenší zpětná vazba tak, že oscilační napětí poklesne na původní hodnotu.

Úplné zapojení oscilátoru je na obrazu 11. Elektronky 6AG7 jsou strmé televizní pentody ($S = 11 \text{ mA/V}$), kterým se blíží naše EBL21. Obvod pozitivní zpětné vazby tvoří zárovka 3 W/110 V (obyčejná osvětlovací). Kondensátorem $C4$ se zavádí při největších kmitočtech další pozitivní zpětná vazba, která koriguje zisk a fázové poměry zesilovače při těch kmitočtech, při kterých se již uplatňují rozptylové kapacity. Odpor $R8$ tvoří svod mřížky na vhodnou odbočku kathodového odporu a je připojen na článek T tak, že nezatěžuje jeho výstupní svorky. Tím je splněna druhá podmínka, že totiž článek T nemá být na výstupu zatížen. Kondensátorem $C3$ (ten je připojen pevně

k jednotlivým odporům $R2$, viz tabulku 12) se nastavuje u nejvyšších rozsahů počáteční kmitočet tak, aby jedna stupnice platila pro všechny rozsahy. Kmitočtový rozsah je 20 c/s až 2 Mc/s ($R1$ a $R2$ se přepínají v místech, označených ve schématu 11 písmenem X). Výstupní napětí 15 Veff, výstupní impedance menší než 100Ω . Stabilita napětí uvnitř rozsahu i mezi rozsahy asi ± 10 procent a obsah harmonických menší než 0,2 % pro kmitočty 200 c/s až 0,2 Mc/s, v okrajových rozsazích stoupá až na 1 %. K ladění stačí obyčejný duál, který ovšem musí být dobře izolován od kostry přístroje a také stíněn.

Závěr.

Jednoduchý článek T se dobré hodí pro tónové generátory s širokým rozsahem. Jeho výhodné vlastnosti umožňují stavbu jednoduchých a stabilních přístrojů s malým skreslením. Ladí se jen dvěma členy (na př. duálem $2 \times 550 \text{ pF}$). Nastavení není choulostivé na jejich přesnost souběh (ten ovlivňuje jen průběh stupnice kmitočtů). Podobného zapojení, jaké je naznačeno na obrazu 10, bylo by také možné použít pro selektivní nf filtr nebo resonanční obvod.

Prameny:

1. P. M. Honell, Bridged-T Measurement of High Resistances at Radio Frequencies, Proc. I. R. E., Febr. 1940.

2. P. B. Sulzer, Wide-Range R-C Oscillator, Electronics, Sept. 50, str. 88.


3. General Radio Catalog L (1948), str. 116 až 121.

4. „Cathode Ray“, RC Oscillators, Wireless World, Sept. 50, str. 331 až 334.

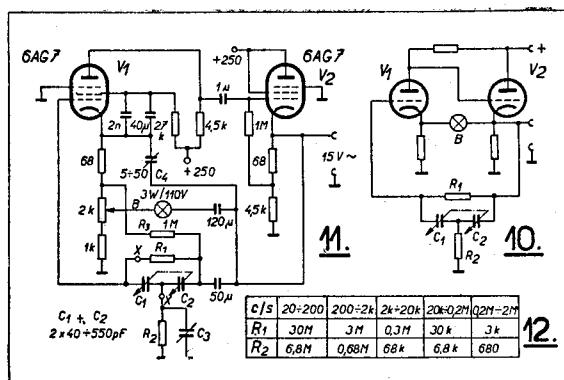5. Ing. T. Horňák, Dvojitý a přemostěný článek T , Elektronik, únor 1949, str. 29.

Škola pomáhá při radiofikaci vesnice


Jak oznamuje moskevský městěnec „Radio“, sovět kyjevského radioklubu se rozhlodl pomáhat při radiofikaci perejaslavsko-chmelnického rayonu. Ve dvou vesnicích již byla vykonána velká práce. Je zajímavé, že při tom vynikající úlohu hrála školní mládež. Ve vesnicích Studenici bylo rozhlasově instruováno 28 žáků, kteří potom zhodnotili a umistili v domech kolchozníků 75 krystalových přijímačů. Zvlášť dobře pracovali mladí radioamatéři: žák páté třídy Aleksei Ševela a komunističtí Nikolaj Cymbal a Ivan Kozeleckij. Během školního kursu postavili 11 radiových přijímačů. Kromě toho si členové kroužku připravili všechny potřebný materiál pro vybudování nové školní ústředny, která bude napájet 10–12 místních stanic. Aby ústředna mohla samostatně pracovat, žáci se již postarali o zvláštní přívod elektrického proudu. Ve vesnici Kozlově při této akci bylo postaveno 35 přijímačů.



PROSTÝ ELEKTRONKOVÝ VOLTMETR

na stejnosměrné napětí

Josef VOSÁHLO, Ostrova

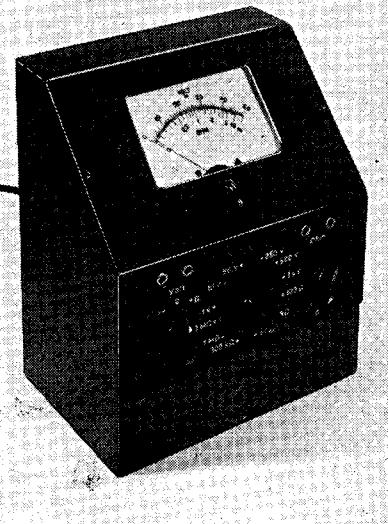

Nenákladný a podstatou i konstrukcí velmi jednoduchý přístroj měří napětí od 0,05 do 1000 V prakticky bez proudu, a odpory od 5Ω do $200 M\Omega$. Pro každý obor činnosti stačí jedna stupnice: lineární pro napětí, a pro odpory přibližně logaritmická, s užitečným rozsahem přes dvě dekády.

Pro měření ss napětí na velkých odporech, na př. mřížkové obvody elektronek, musí být vstupní odporník měřicího přístroje dostatečně veliký, prakticky nekonvenčný, aby nezatěžoval zkoušený obvod a tím nezpůsobil nesprávný odečet. Tuto podmínku splňuje voltmetr elektronkový. V našem přístroji je použito elektronky, zapojené jako kathodový zesilovač; při vhodné úpravě a vhodném předpětí dává pro ss napětí úplně rovnoměrné výkly, takže vyhoví původní stupnice použitého měřidla, odpadne cejchování a zbude jen snadná adjustace. — Pro měření odporek do $100 M\Omega$ stačí doplnit přístroj příslušnými normálny a upravit přepinač. V časopise Radio & Television News, srpen 1949, byl návod, který

jesm upravil pro naše poměry. Podstatu funkce voltmetu i ohmmetu objasňují zjednodušená schéma.

Zapojení. Elektronka UBL 21 pracuje jako kathodový zesilovač. Ve vstupu jsou odpory R_2 až R_7 s malou tolerancí, pro měření napětí; stejně přesné odpory R_8 až R_{13} jsou pro jednotlivé rozsahy při měření odporek. Ochranný odporník R_1 je zabudován do dotykového hrotu a jeho hodnota nerozhoduje. Rozsahy přepínáme dvoupólovým přepínačem se šesti polohami K , L . Rozsahy napětí 1; 10; 50; 250; 500; 1000 V; pro odpory jsou hodnoty 100Ω ; $1\text{ k}\Omega$; $10\text{ k}\Omega$; $100\text{ k}\Omega$; $1\text{ M}\Omega$; $10\text{ M}\Omega$ uprostřed stupnice a každý rozsah v použitelném oboru $0,1 \div 10$. — Článek 1,5 V, kterého používáme jako zdroje napětí pro měření odporek, je připojen záporným pólem na kostru. Elektronka má žhavení 55 V/0,1 A. Toto napětí zároveň usměrňujeme selénovým usměrňovačem (do 30 mA), je vyhlazeno elektrolytem $2 \times 32 \mu\text{F}/250\text{V}$ a použito pro anodový obvod elektronky.

V můstkovém zapojení jsou dva druhy potenciometrů: P_1 je pro nastavení nuly; P_2 řídí citlivost přístroje pro napětí, P_3 pro odpory.

P_2 nastavíme jednou provždy. P_3 občas korigujeme podle toho, jak kleslo napětí použitého článku 1,5 V. Přepínač ABCD je výrobek Philips T4, jehož kontakty jsou upraveny podle zapojení (4 × 3).



Montáž. Přístroj je zamontován ve skřínce vhodné velikosti. Vlevo je přepínač pro změnu polarisace a pro přepnutí při měření odporek (A až D). Uprostřed je pře-

Vlevo nahore: podstata zapojení přístroje v činnosti jako voltmetr. — Pod tím podstata činnosti ohmmetu; využívá toho, že voltmetr má nulový odběr z měřeného obvodu. — **Vpravo** úplné zapojení přístroje s vepsanými hodnotami součástek.

pinač rozsahů K — L, vpravo je korekční potenciometr P_1 , nad ním zdírky pro připojení měřeného odporu. „Živé“ zdírky musí být dobře izolovány tritolitem a pod. Vlastní měřicí přístroj má mechanickou korekci nahore. Na zadní straně kostry jsou potenciometry P_2 a P_3 (citlivost). Síťový transformátor je malý; stačí plechy velikosti výstupního transformátoru.

Cejchování. 1. **Odpory.** Stupnice pro měření odporek si musíme sami nakreslit. Vlevo je nula, vpravo je ∞ ; je to výhodné při odebíratání. Cíl je větší odpór, tím je větší výkyla vpravo. Přístroj zapojíme na síť a přepneme na př. na rozsah 100 ohmů. P_3 nastavíme tak, až ručka ukáže na konec stupnice ∞ . Spojíme zdírky R na krátko, a P_1 nastavíme nulu na počátku stupnice; potom odstraníme krátké spojení a opravíme P_3 na konec stupnice. To opakujeme tak dlouho, až dosáhneme souhlasu na obou koncích stupnice, která je předkreslena pro napětí. Polohu P_1 si označíme čárkou, P_3 nastavíme šroubovákem, který vložíme do zárezu ve hřidle. Na svorky R připojíme pomocný odporník proměnlivý v rozsahu 0 až 1000 ohmů. Postupně nastavujeme a nějak kontrolujeme jeho hodnotu, a podle výkylek ručky současně kreslíme stupnice. Asi uprostřed bude 1 (t. j. $1 \times 100 = 100$), asi v desetiňáckách od končku bude 0,1 a 10 ($\times 100\Omega$). Stupnice bude platit i pro ostatní rozsahy, jsou-li odpory R_8 až R_{13} přesné.

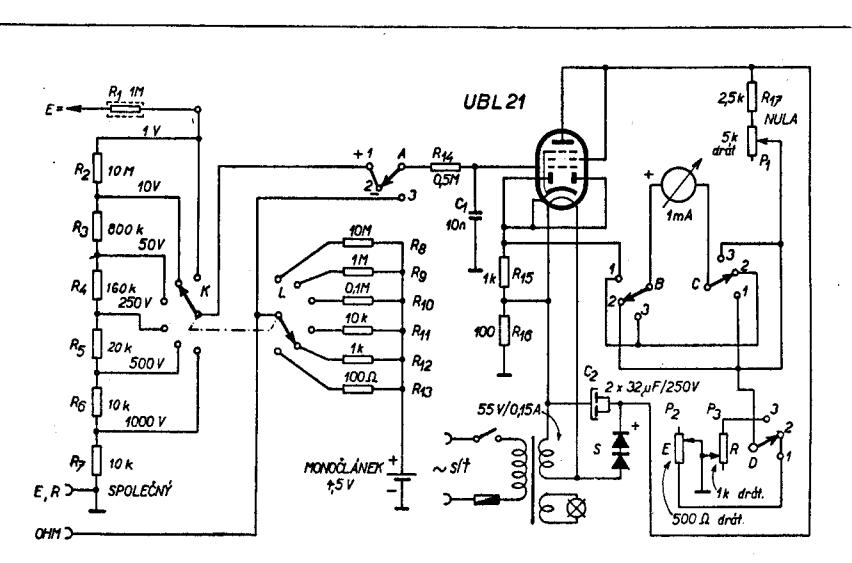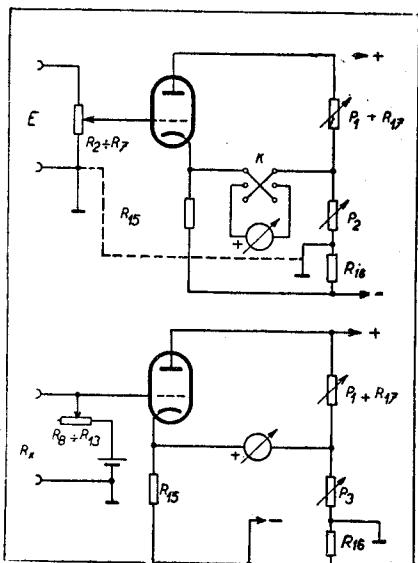
2. **Napětí.** Přístrojem lze měřit ss napěti asi od 0,05 do 1000 V v šesti rozsazích. Pro měření většího napětí (televize) musíme si udělat oddělenou, dobře izolovanou sondu s děličem napětí, na př. 1 : 10. K cejchování napětí použijeme článku 1,5 V, potenciometr 1000 ohmů a pomocný, pokud lze přesného voltmetu. Přepneme na 1 V, P_2 nastavíme šroubovákem asi na poloviční hodnotu. Po vyžavení elektronky opravíme výkylku na nulu potenciome-



trem P_1 . Na svorky E přivedeme napětí 1 V (přes potenciometr) a opravíme polohu P_2 . Postup opakujeme, až 0 V a 1 V souhlasí se začátkem a koncem stupnice. Poté kontrolujeme průběh po celé stupnici. Kdyby se objevily rozdíly v průběhu předtisťné stupnice, zvolíme jinou polohu P_2 a postup od začátku opakujeme. Konečnou polohu P_1 pro měření napětí si opět označíme. Přepínače-li na E nebo R , musíme P_1 nastavit na tyto rysky. Bylo by sice možné použít dvou nulových korekcí (pro E a R), pak by však musel mít přepínač A až D 5 řad a tři polohy. Použitý miliampérmetr má rozsah 1 mA. Vestavíme třeba vhodný výprodejní do obdělníkové krabičky z měděného plechu a ručku prodloužíme, aby stupnice byla delší, jak to popisuje článek v č. 1, 1951, str. 24. — Protože používáme poměrně robustního měřiče se základním rozsahem 1 mA, a přístroj bude vždy v téže poloze, není zapotřebí takové opatrnosti při vyvažování a volbě lehké ručky. Můžeme také použít přístroje v původním krytu; použijeme-li však úpravy na snímku, utěsníme měřicí systém důkladně, aby do něho nemohl vnikat prach.

Ačkoli přístroj je poměrně jednoduchý, je spolehlivý a na kolísání sítového napětí jeho údaj téměř nezávisí. Lze jím spolehlivě měřit na př. napětí na mřížce, a to tak, že jeden pól připojíme na „živý“ konec katody, druhý přímo na mřížku. Se zřetelem k hodnotě mřížkového odporu lze stanovit skutečně předpětí a zjistit na př. zdali vazební kondensátor propouští kladné napětí ss a tím ruší předpětí. Dále je možno měřit napětí na velkých odporech, na př. na stínících mřížkách, anodách a pod., a symetrickým vstupem i napětí pro využití úniku a pod. Hodnoty velkých odporů lze snadno zjistit, jestliže jejich jeden konec odpojíme a tím přerušíme ev. řetěz dalších odporů. Mimo to lze zjišťovat srovnatý odpór na kondensátoru do hodnoty 100 M Ω , ev. i větší.

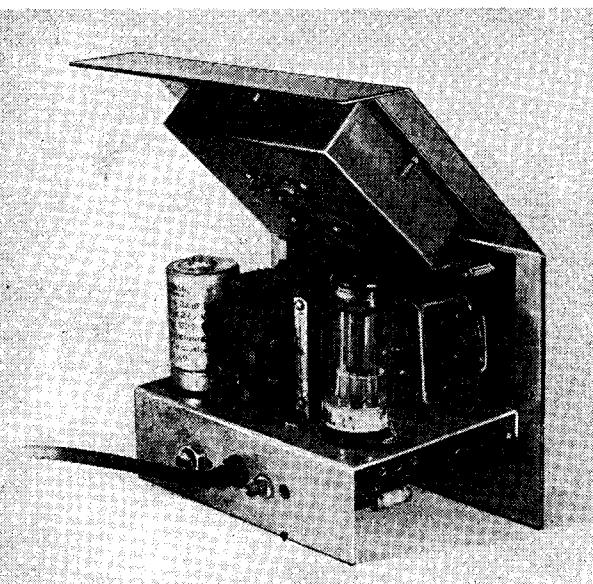I když takový přístroj není obvyklým doplňkem méně bohaté dílny, je záhadno, aby se jím stal, neboť za cenu o málo větší než stojí elektronka, usměrňovač a prostý sítový trafo, získáváme voltmetr a ohmmetr, jaké by v jiných úpravách stály několikanásobek ceny.




K VYVAŽOVÁNÍ SUPERHETU

Pro získání přesného souběhu mezi vstupním a oscilátorovým ladícím okruhem superhetu je nutno znát průběh stupnice, resp. její rozsah a polohu t. zv. kmitočtu 1 shody. Spolehlivost hotové stupnice smíme věřit jen v některých případech, a to i to je omezeno příliš širokými značkami stanic na stupnici. Dále mají starší přístroje stupnici, která dnes neplatí, a tabulkou kmitočtu z oné doby nejsou vždy na dosah. Konečně mnohý aparát, zejména nový, stupnici dosud nemá. — Musíme tedy průběh stupnice hledat podle vstupního obvodu. Čímž to je obvykle vyřešeno oscilátoru a sledováním resonance budoucí methodou (která však citelně rozložuje při otevřeném ladícím kondensátoru), nebo kontrolou anodového proudu nebo napětí stínicí mřížky některé elektronky, zasažené automatickým řízením pokud lze blízko příslušného obvodu. Tento druhý způsob sice nerozložuje vstupní obvod, má však jiné slabiny. Přerušování anodového obvodu (vždy až z mf obvodu, tedy těsně u +) je pracné; měření napětí stínicí mřížky je ztíženo jednak tím, že nezřídka je napájeno více mřížek z jednoho odporu a všecky nereakují stejně, jednak tím, že změny napětí jsou malé v poměru ke značné klidové hodnotě, a konečně starší přístroje mají mřížky napájeny z dělícího více méně tvrdého, a pak je kontrola nemožná.

Velmi vhodný způsob kontroly rozsahu a zjištění polohy ladícího duálu při souběhových kmitočtech i na krátkých vlnách je vyznačen na obrázku a. K dekuplačnímu kondensátoru toho ladícího okruhu, který má na průběh stupnice největší vliv (oscilátor je vyřazen, tedy buď vstupní nebo druhý, v směšovače, má-li přístroj ladící pásmový filtr nebo vf stupeň), připojíme citlivý milliampermetr s plnou odchylkou při 0,1 mA. Citlivější je lepší; v nouzí stačí i menší, ale vždy je výhodné, můžeme-li mu předřadit pokud lze velký odpór, aby dekuplační kondensátor v obvodu nebyl spojen nakrátko a okruh byl málo tlumen. Velmi vhodný je ss elektronkový voltmetr. Pak zavádíme do antény vf signál a při resonanci ukáže mAmetr zřetelnou, ostrou výchylku, kterou snadno nastavíme na maximum. Stanovíme pak souběhové body velmi ostře. — Výklad činnosti: Obvod působí jako mřížkový detektor, neboť mřížka má v klidu předpětí nula; vnučený signál je řídící mřížkou usměrněn a protlačuje je mřížkovým obvodem proud, který ukáže mAmetr. Při resonanci je maximum tím zřetelnější, čím méně je obvod tlumen, t. j. čím větší je odpór mAmetu.

Těžož způsobu můžeme použít k vyvažování celého přístroje místo výstupního měřiče způsobem podle obrázku b. Bud spojíme mAmetr do série se svinem diody

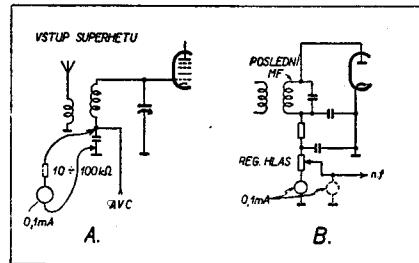Vnitřek elektronkového voltmetu. Na kostce vlevo dvojitý ellyt, sítový trafo, elektronka; dále přepínač polarity a V/Ω . V krytu pod šikmou stěnou je vestavěn přístroj, upravený z výprodejního, na př. podobně, jako v předchozím čísle t. 1. na str. 25.



— obyčejně to je regulátor hlasitosti — nebo jej dárme paralelně mezi běžec regulátoru a jeho dolní konec; pak můžeme navíc řídit citlivost přístroje. Methoda tu už byla popsána, ale čtenáři ji sotva rozsáhleji používali, protože málodko měl vhodný citlivý mAmetr. Z výrodeje, a zejména úpravou podle E 1/1951, str. 25, získáme však vhodný aparát poměrně snadno. Několik praktických zkoušek potvrdilo, jak způsob velmi usnadňuje vyvažování. Abychom úplně využili jeho přesnosti, musíme ovšem mít i možnost superhet přesně doladit, t. j. zapojení musí mít nastavitelný padding a všecky trimry a dolaďovací jádra. P.


Kopírovací stroj s magnetofonem

R. R. Perron popisuje v loňském listopadovém č. Electronics stroj, který dovoluje kopírovat na př. tvar vačky nebo jiný složitý obrys s použitím magnetofonové „paměti“. Kopírováný předmět se pomalu otáčí a jeho obrys sleduje citlivá páčka, která natáčí diferenciální kondensátor v multivibrátoru. Tím se mění délka pozitivního pulsu v poměru k celkové délce jednoho cyklu, a tento proměnný průběh se zaznamenává na magnetofon s nekončitým pasem. Snímací hlava reaguje na střední hodnotu průběhu, takže když jsou kladná a záporná část cyklu stejně dlouhá, je střední hodnota nula. Mění-li se poloha citlivé páčky, mění se i uvedený poměr, a snímací část přístroje reaguje souhlasným a přesně definovaným pohybem kopírovacího nástroje. Šířkové modulace pulsů se používá proto, aby několikeré použití pásku nemělo vliv na přesnost obrysu. Přístroj pracuje velmi přesně a pásky s „pamětí“ je možno mnohokrát použít.

Krystaly se svrchními tóny

Je dlouho známo, že křemenový výbrus může kmitat nejenom na jisté nejhlubší frekvenci, kterou označujeme jako základní, nýbrž i na jejích lichých násobcích. Označení „harmonické“ není přesné, neboť ty sice snadno z krystalového oscilátoru získáme elektricky, ale krystal sám tvorí předevedený jen liché členy řady a ještě jen přibližně celistvé násobky. Vznikají tak, jako by byl původní výbrus složen z n samostatně kmitajících vrstev, kde je řád svrchního kmitočtu, a protože krajní vrstvy mají opačné náboje, musí mít i opačný pohyb a celkový počet vrstev musí být lichý. V prostých obvodech se podaří dosáhnout nejvýš třetího násobku základního kmitočtu, ve speciálních obvodech až 29. násobku, t. j. s výbrusem 10 Mc až 290 Mc/s.

Speciální obvod má vf pentodu 6AK5 jako zesilovač, v anodovém obvodu má okruh naladěný na žádaný kmitočet a vázaný transformátorem se zatěžovacím odporem nebo s výstupem. Paralelně ke krystalu je rovněž ladící okruh, paralelní $L + C$, laděný také na žádaný kmitočet. Obvod připojuje použití jako kmitočtové modulovaný buď s kmitočtem rovným přímo střední hodnotě nosné vlny. (Electronics, listopad 1950, str. 88.)

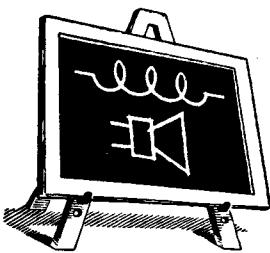

Malá ŠKOLA RADIOTECHNIKY

3. AUDION se zpětnou vazbou

Zesilovač na baterie, s jednou elektronkou, který jsme si postavili minule, nikoho nepřekvapil výkonem, neboť až na větší hlasitost dokázal jen o málo víc než krystalka. Těm z nás, kdo s elektronkou pracují po první, umožní ovládnout práci s ní na nejprostším přístroji, s nejmenším nebezpečím neúspěchu; byl také příležitost, abychom „na vlastní uši“ poznali hlavní, základní úkol elektronky, totiž zesilování. Hlavně proto jsme jej stavěli.

Abychom zachytily víc než několik nejbližších vysílačů, musíme činnost elektronky rozšířit i na demodulaci, kterou u předchozích přístrojů zastával krystalový detektor. S tím se proto rozloučíme a nahradíme jej elektronkou. Ale ani to by nestalo proměnit jednolampovku v přístroj opravdu citlivý. K tomu je potřeba ještě zpětné vazby. Dnešní stav bude tedy pojednávat o detekci (demodulaci) elektronkou, o zpětné vazbě (zatím jen prakticky) a o nejjednodušším dálkovém přijimači, který oběho využívá.

3.1. Co je nosná vlna, éter, modulace.

Kdybychom mohli vidět část elektromagnetické vlny, jak ji vysílá kterákoli stanice při vysílání pořadu, viděli bychom zhruba obrázek 9a. Ony husté vlnky představují nosnou vlnu, totiž tu, jejíž délku nebo jejíž kmitočet udáváme při určování polohy vysílače na stupnici. To je vlna o vysokém kmitočtu; můžeme si ji představit jako vlny na vodě, jenž vlny elektromagnetické rozechvívají zatím neznámou látku éter, který je nositelem elektromagnetických vln všeho druhu. — Také světlo a teplo jsou elektromagnetické vlny, a protože ty se šíří nejenom některými pevnými hmotami (sklo; dřevo; kovy), ale i dokonalem vzduchoprázdnem (vakuum) v žárovkách, a dokonce mezihvězdým prostorem, usuzujeme z toho, že ona domnělá látka, éter, se vyskytuje prostě všude. Její rozvlnění přenáší elektrickou, tepelnou i světelnou energii na značné vzdálenosti za podmínek sice různých pro ten onen druh záření, ale v podstatě nepříliš odlišných.


3.2. Šíření vln.

Hodně stručně řečeno: dluhá je rozhlasové vlny, nad 1000 m nebo pod 300 kc/s, se dobré přizpůsobují zemskému povrchu, ale mají dosah omezen na několik set km. — Střední rozhlasové vlny, 100 až 1000 metrů délky nebo kmitočtu 3000 až 300 kilocyklů za vt. se vyznačují tím, že za soumraku a tmy putují nejen po povrchu Země, ale i odrazy od vrchůch vrstev atmosféry, které v různých výškách obalují Zemi jako slupky. Proto večer zachytíme na středních vlnách mnohem více pořadů než za světla. — Vlny krátke nebo dekatometrové, 10 až 100 m, 30 000 až 3000 kc/s, putují už skoro výlučně svrchními vrstvami atmosféry na vzdálenosti mnoha tisíc kilometrů,

kdežto vlna přezemní má dosah nepatrný, obvykle zanedbatelný. Vlny metrové, 1 až 10 m, 300 000 až 30 000 kc/s, se už blíží svými vlastnostmi světu, t. j. šíří se přímočáre, jen na dohled vysílači antény. Vlny ještě kratší dají se soustředit reflektory podobně jako světlo do velmi úzkých svazků, a to je podstatou jejich použití v t. zv. Hertzových kabelech, radaru a j.

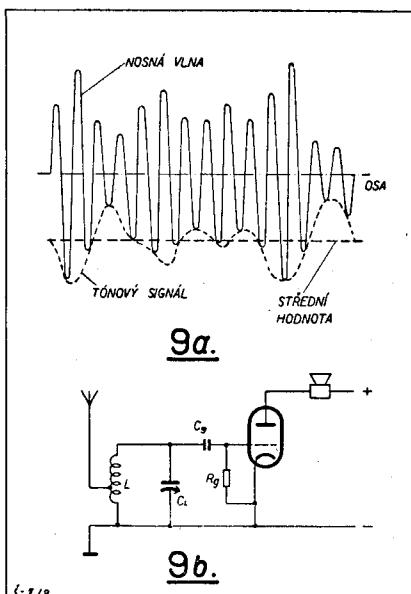3.3. Modulace.

Ony jemné vlnky na obrázku 9a nejsou všecky stále stejné, nýbrž jejich velikost se mění. Říkáme, že nosná vlna je modulovaná tónovým signálem. Kdybychom totiž onen průběh vyznačený čárkovaně, s nosně vlny sejmuli, dostali bychom elektrický obraz vysílaného pořadu, či krátce tónový signál, který bychom mohli zavést do sluchátka nebo do reproduktoru a slyšeli bychom po-



Obrázek 9a. Tak by se asi jevila nosná vlna nějakého vysílače, modulovalá tónovým pořadem, kdybychom ji mohli vidět. Její jednotlivé vlnky mění svou výšku podle průběhu tónového napěti, a to souměrně na obě strany. — **Obrázek 9b.** Zapojení t. zv. mřížkového detektora, v němž elektronka demoduluje signál, a také zesiluje jeho tónovou složku.

Obrázek 10. Schéma přijimače s jedinou elektronkou, která pracuje jako mřížkový detektor se zpětnou vazbou.


řad. Toto sejmouti je pravě úkolem demodulace, a ta je nutná, neboť kdybychom do sluchátka zavedli vlnu tak, jak ji antena zachytí a vysokofrekvenční část přijimače zesílí, pak by membrána chtěla sledovat ony jemné vlnky. Každému jejich zvětšení, na př. vzhůru, přísluší přibližně stejně zvětšení dolů, takže ubohá těžká membrána by zůstala v klidu, podobně jako příslovečný Buridanův osel, který měl jednu otýpku sena vlevo a druhou vpravo své cesty. Proto je nutná demodulace, která by prostě jednu otýpku zakryla, tak aby se membrána pohybovala jen podle jedné strany modulované vlny.

3.4. Detektor.

Snadno si představíme demodulaci detektorem. To je přístroj, který propouští jen kladné půlvlny, kdežto záporné zadružuje, takže z obrázku 9a zbude na př. jen dolní část od osy souměrnosti. Takovou vlastnost má krystalový detektor, který už známe. Je to v podstatě elektrický usměrňovač; podobných používáme také k získání stejnosměrného proudu z proudu střídavého. Stejnou schopnost mají i elektronky s dvěma elektrodami: žhavou katodou a studenou anodou; proud může téci jen od anody ke katodě, opačně nikoli. Takové elektronky se jmenují diody a použijeme brzy jedné z nich k výrobě stejnosměrného anodového proudu z proudu střídavého, až totiž v „Malé škole“ dojdeme k přístrojům výlučně síťovým.

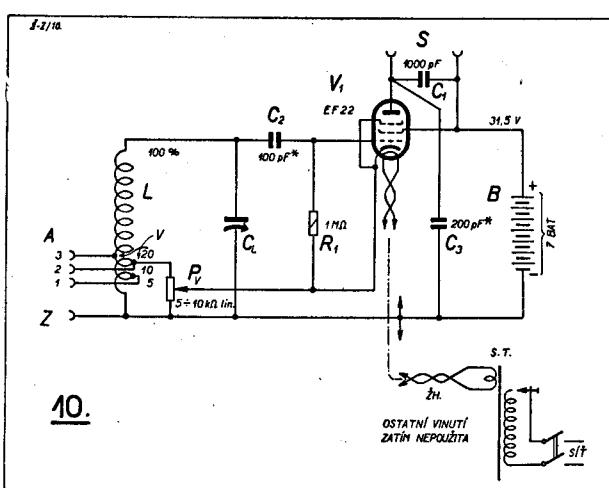3.5. Detekce mřížková.

Pro nás záměr vyhoví zapojení, které je velmi zjednodušené vystíženo obrázkem 9b. Signál z antény je vyláčen ladicím okruhem L , C_L , a působí přes kondenzátor C_g na řídící mřížku elektronky. Druhý pól ladicího okruhu je spojen s kathodou. Na ladicím okruhu se po vyláčení objeví napětí tak, jak je znázorňuje obrázek 9a. Je-li na horním pólu obvodu kladná půlvlna, je i mřížka proti kathodě kladná a propouští proud, takže kladná půlvlna jako by byla spojena na krátko, odříznuta. Když naopak v následující půlperiodě nosné vlny přijde na mřížku půlvlna záporná, nemůže mezi mřížkou a kathodou protékat proud a záporná půlvlna nabije kondenzátor C_g . Ten kondenzátor se ovšem může vybit přes odpor R_g , zemní spoj a cívku, které obvod uzavírají k druhému polemu C_g . Každá záporná půlvlna však náboj obnoví a doplní,



také na řídící mřížku trvale působí jisté záporné napětí, úměrné velikosti signálu, který byl zachycen antenou a vyláděn ladičím obvodem.

Protože však amplituda modulované nosné vlny kolísá v rytmu tónové modulace, jak připomíná obrázek 9a, kolísá i toto předpěti řídící mřížky. Tím jsme provedli demodulaci: na mřížce elektronky v zapojení 9b působí vedle stejnosměrného předpěti, úměrného střední hodnotě polovice průběhu signálu, ještě střídavé napětí stejného průběhu jako je tónová modulace nosné vlny, a to je to, čeho jsme chtěli demodulací dosáhnout: to je demodulace detekcí, kterou jmenujeme detekce mřížková.

3.6. Detekce diodou.


Téhož výsledku dosáhнемe, jestliže místo kathody a mřížky nějaké elektronky s více elektrodami (triody, pentody) použijeme kathodu a anodu elektronky s dvěma elektrodami čili diody. Detekce diodou používáme u velkých přijímačů, superhetů. — Popsaný způsob modulace, při němž se tónové napětí projevuje změnami amplitudy čili výšky vln průběhu vln nosné, jmenujeme modulací a m p l i t u d o v o u. Je to nejběžnější způsob modulace. Může se však místo amplitudy měnit v rytmu tónových napětí také kmitočet nosné vlny, a to je zatím málo používaná modulace kmitočtová nebo frekvenční.

3.7. Detektor — zesilovač.

Mřížková detekce obvodem podle 9b dovoluje využít i zesilovacího účinku elektronky. Uvažme, že na její řídící mřížce je střídavé napětí, souhlasného průběhu jako tónové napětí, které tvoří pořad rozhlasového vysílače. Kromě něho má mřížka ještě záporné předpěti. To je však případ, který už známe: elektronka je připravena působit jako zesilovač, a v jejím anodovém či výstupním obvodu (viz odstavec 2.1 v předchozím čísle t. 1.) vznikne zesílený tónový proud, který můžeme využít v reproduktoru. Mřížkový detektor, obvod na obrázku 9b, je tedy nejcitlivějším detektorem, protože jednak dovede demodulovat i velmi malé signály a ještě jejich tónovou část zesílit. Má ovšem zase nevýhodu v tom, že skresluje signál velmi silně; právě proto se u větších přijímačů používá k detekci diody. — Připomeňme ještě — budeme to brzy potřebovat — že nás obvod zesiluje i napětí vysokofrekvenční, které na mřížce zbylo. —

Tím jsme tedy splnili první část svého záměru, vysvětlili jsme si totíž demodulaci i celkovou činnost elektronky včetně zesilování. Mohli bychom také přestavět svůj ba-

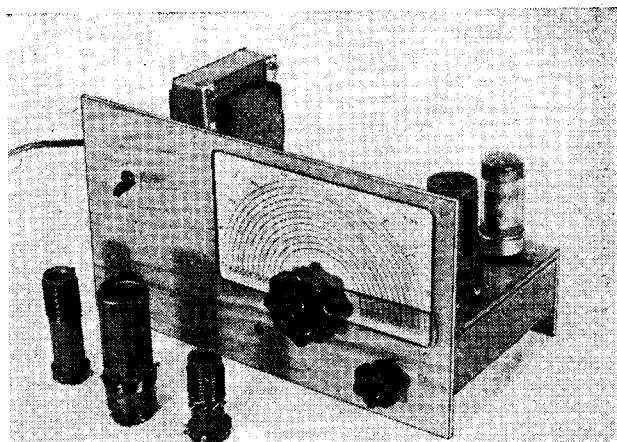Snímek popisovaného přístroje; knoflík potenciometru P_V je zakryt dlouhovlnnou cívkou, která stojí mezi cívками pro delší a kratší rozsah krátkých vln. Postavení cívky a elektronky bylo už poznamenáno v smyslu odstavce 2, 4, v předchozí statí.



teriový zesilovač podle kapitoly 2 na audion podle zapojení na obrázku 9b prostou nahradou detektoru

kondensátorem C_2 z obrázku 7 a 8, který byl zapojen od mřížky elektronky ke statoru ladícího kondensátoru místo k zemnímu vodiči. Detektor přitom vůbec odpadne. Přesvědčíme se tak, že audion je snad o něco citlivější než zesilovač s krytalovým přijímačem, ale rozdíl není podstatný.

3.8. Audion se zpětnou vazbou.

Provedme hned další pokus a poznamenme zapojení podle obrázků 10 a 11. Změn je velmi málo a nových součástí také. Předně potřebujeme t. zv.

potenciometr P_V s lineárním průběhem odporu, s plnou hodnotou odporu 5000 až 10 000 ohmů; můžeme použít kterékoli hodnoty mezi uvedenými dvěma, podle toho, jaký potenciometr se nám podaří získat; v nouzi může mít i 2000 Ω , nebo také 20 000 Ω , nejsnáze se však pracuje s hodnotou 5000 $\Omega = 5$ kilohm ($k\Omega$). Vzhled udává kresla na obrázku 11;

kondenzátor C_3 , slídový nebo keramický s kapacitou 200 pikofarad, zcela podobný kondenzátoru C_2 , který už máme.

Všecko ostatní zůstává z drívějška.

V zapojení provedeme tyto úpravy: Předně nahradíme detektor kondenzátorem C_2 , jak jsme už psali. — Potenciometr P_V zapojíme krajními vývody mezi vývod „0“ a „10“ na objímce výmenné cívky. Kathodu elektronky i s dolním koncem odporu R_1 odpojíme od zemního vodiče a připojíme je na střední vývod potenciometru, který je spojen s pohyblivým dotykem na potenciometru; jmenujeme jej běžec. Mezi anodou elektronky a zemní vodič zapojíme kondenzátor C_3 . Tím jsou úpravy skončeny.

3.9. Pokusy.

K přístroji připojíme baterii a vyžavíme elektronku připojením sítě a zapnutím


síťového spinače. Připojíme také do zdírky 1 antenu a uzemnění, do objímky zasuneme cívku středních vln, se 100 závitý. Potenciometr P_V , který je upevněn na čelní desce přístroje v připravené dírce v levém dolním rohu, vytvoříme otáčením doleva, při čemž ještě jednou prohlédneme, zda jsme vývody P_V zapojili přesně tak, jak to ukazuje plánek 11. Nasadíme sluchátka nebo připojíme reproduktor.

Když teď ladíme, nezjistíme rozdíl proti svému audionu původní úpravy ani proti krytalce se zesilovačem, až snad na malíčko větší selektivnost. Vyládime některý vysílač; můžeme si ovšem vybrat jen z těch několika, které zachytíme, ale nemusí to být právě nejsilnější.

Ted nastává chvíle napětí: otáčejme po zvolinu knoflíkem P_V z krajní polohy směrem vpravo. Z počátku nepozorujeme nic. Od jisté polohy však začne zřetelně a stále rychleji stoupat hlasitost, až bude značně větší než původně. Při dalším otáčení hlasitost ještě mříž poroste, ale pak najednou pořad zeslabne nebo zmizí a místo něho uslyšíme pískavý tón. — Zkusíme-li poté ladit, bude se výška pískání měnit: v jisté poloze bude tón nejhlbší nebo skoro zmizí, a na obě strany od této polohy ladícího kondenzátoru jeho výška poroste až do neslyšitelnosti. Nastavíme si hbitě onen nejhlbší tón a pootočíme knoflíkem zpětné vazby P_V jen o tolik zpět, aby hvízd nebo bubláni právě zmizelo. Tím opět uslyšíme pořad vyláděného vysílače, a to velmi silně. Máme jej také přesně vyláděný; pootočíme-li ladícím knoflíkem jen málo stranou, hlasitost klesne na doklad toho, že v oné poloze bylo vyládění nejlepší.

Můžeme se pokusit o zachycení také jiných vysílačů slabších, které jsme zatím vyládili nedokázali. K tomu cíli pootočíme P_V zase jen o tolik doprava, až se ozve hvízd, a pozorně otáčejme ladícím knoflíkem. Na některém místě stupnice uslyšíme opět klouzavý hvízd, silnější nebo slabší. Nastavíme jej na nejhlbší tón, pootočíme

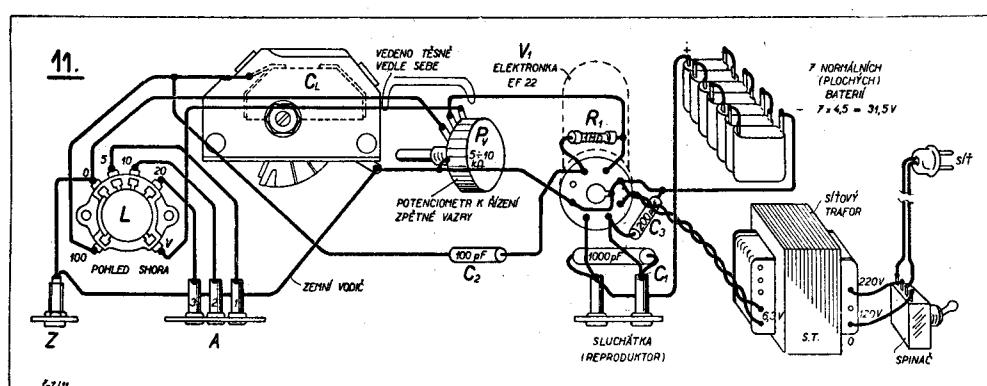Obrázek 11. Spojovací plánek přístroje podle snímku a schématu 10. Podobá se předchozímu zesilovači; chybí detektor a přibyl obvod zpětné vazby, která dává přístroji citlivost.



velmi pozorně P_V o tolik doleva, až hvízda zmizí. Pak budou uslyšíme pořad, byl-li vybraný vysilač dosti silný, nebo neuslyšíme nic, třeba jsme předtím hvízdu slyšeli docela zřetelně; to je tenkrát, když zachycený signál je příliš slabý. S venkovní antenou vždy a zvláště večer, s antenou náhražkovou aspoň večer však jistě najdeme na stupnicích několik vysilačů dosti vzdálených. Tím jsme dospěli k přijimači podstatně výkonějšímu než na jaké jsme byli dosud zvyklí.

3.10. Úpravy cívek.

Možná že zjistíme, že hvízdání nastává u našeho přístroje už při velmi krátkém pootočení P_V z krajní levé polohy doprava (kdyby naopak bez hvízdy byla krajní poloha pravá, zaměníme připoje krajních plíšků na P_V). To značí, že odbočka na cívce, kterou jsme označili ve schématu i plánu písmenem V, je příliš vzdálena od odbočky „O“, či od dolního konce cívky. Pak přejdeme z původně použité odbočky „10“ na odbočku „5“. Ten přechod děláme tak, že u cívky zrušíme vývod „50“, jehož nadále nebude používat, a na volný dotyk patky zavedeme spoj od příslušného kolíčku patky. Na objímce použijeme pak vývod V k připojení podle schématu, horního konce P_V , toho, k němuž běžec dospěje při otáčení doprava. — Přechodem na „5“ by se naopak mohlo stát, že v některé poloze ladícího kondensátoru, zejména na při C_L skoro uzavřeném, k dosažení hvízdu nestačilo ani úplné vytocení P_V doprava. To by zase byla odbočka příliš dole. Pak prostě vyvedeme pro zpětnou vazbu odbočku samostatnou, někde mezi „5“ a „10“, kterou si vyzkoušíme. Ve většině případů vyhoví odbočka „5“, ovšem jenom u cívky pro střední vlny.

3.11. Nezbytná opatrnost.

Než popřeseme další úpravy a pokusy, připomenejme čtenářům, že zajímavé hvízdy ve sluchátkách nebo reproduktoru mohou s námi poslouchat i okolní majitelé rozhlasových přístrojů. Může se to stát zejména když poslouchají onen vysilač, o jehož vyládění s pomocí hvízdy se právě pokoušíme, za druhé když i my používáme venkovní anteny. Proto předeším laděme hbitě, pokud lze s nejmenším hvízdáním. Za druhé použijeme náhražkové antény, neboť její vysílací dosah je malý. Konečně také použijeme jen dolní odbočky pro připojení antény, tedy oné, která má na schématu číslo 1 a vede k odbočce „5“ a jen když na této odbočce je příjem příliš slabý, použijeme vyšší. Později si polohu jednou vyláděných stanic vyznáme na papírové stupnice a naučíme se ladit je bez hvízdání, použitím utažením zpětné vazby (knoflík P_V) jen tak, aby přijímač měl sice největší citlivost, ale právě ještě nehvízdal.

3.12. Ostatní rozsahy.

Ke svému přístroji máme ještě jednu cívku pro vlny dlouhé a dvě cívky pro rozsahy krátkých vln. Větší z nich jsme si udělali už u krystalky a má celkem 20 závitů. Jako odbočku V pro zpětnou vazbu jsme u svého přístroje vyzkoušeli 6. závit od konce „0“, tedy odbočku na „30“ procentech celkového počtu závitů. Vývody antény jsou na 1., 2. a 4. závitu, jinak je cívka zcela podle obrázku 4 (Elektronik, č. 12/1950). — Podobnou cívku pro rozsah 6 až 20 Mc/s, t. j. 15 až 50 metrů vlnové délky

získáme, navineme-li na kostru stejnou jako předchozí celkem 10 závitů měděného drátu průměru 1 mm (smaltovaný), vinuto s rovnoramennými mezerami, takže vinutí je dlouhé asi 20 mm. Odbočky pro antennu budou na polovině 1. závitů od konce „0“, na 1. závitu a na 2. závitu, pro zpětnou vazbu vyhověla odbočka na konci 2. závitu.

Ukáže-li se, že vazba nechce v některé poloze ladícího kondensátoru nasazovat, zkusme předně antennu připojit do nižší odbočky antény, tedy do zdířky 2 nebo 1. Tím uvolňujeme vazbu s antennou a zmenšíme útlum, kterým antena působí na ladící obvod. Je to zárok vhodný zejména při anténě dlouhé, která zvlášť na krátkých vlnách má být velmi volně vázána s ladícím obvodem. Kdybý to nestalo, zkusime teprve přeložit odbočku V směrem ke konci 100. Tím totiž zesilujeme zpětnou vazbu; daje však toho, abychom vždycky měli odbočku V pokud lze dole, u konce „0“.

Při pokusech zjistíme předně, že nastavení P_V značně kolísá s laděním, zejména na krátkých vlnách. Při otevřeném ladícím kondensátoru (u kratších vln) nasazuje obvykle pískot brzy, naopak při zavřeném C_L . Někdy se vyskytnou i při ladění prudké změny nastavení. Obvyčejně je působí vlastnosti antény, a vždy je aspoň zčásti odstraníme, použijeme-li volnější vazby s antenou, t. j. připojíme-li ji do zdířky 1, nejvýše 2. Při otáčení P_V se ozývá šramot ve sluchátkách nebo v reproduktoru, zvlášť není-li dotyk běžce na odporovou vrstvu dokonalý. Obvyčejně šramot snadno sneseme; vyskytuje se jenom při manipulaci s P_V a přiště si ukážeme, jak i tuto malou nesnáz odstranit. — Nepravidelnosti ve zpětné vazbě na krátkých vlnách může také působit nevhodné vedení přívodů k P_V . Jak je doporučeno na obrázku 11, vedeme je pokud lze vždy těsně u sebe, ale ne zkrouceně; tím by kapacita příliš vzrostla.

3.13. Ladění na krátkých vlnách.

Je podobné jako na vlnách středních, ale obtížnější, protože vysilač je tu mnohem více a jsou těsnější u sebe. Zde zejména očníme jemný ladící převod, který jsme si udělali, a který by téměř zbytečný krystalky a u přístrojů bez zpětné vazby. Také se teď ukáže skutečný příjem; zatím co jsme dříve stěží vyladili srozumitelný pořad, zachytíme jich teď nadbytek, zejména ovšem s dobrou antennou a se sluchátky. Kdo je nemá a musí používat reproduktoru, nebude příjemem nijak ohlušen a musí se spokojit s poslechem jen silných vysílačů. (Později však i on bude uspokojen, jakmile totiž rozšíříme svou jednolampovou o další stupeň, což bude v příští statí.) — Poznáme také, co je únik. Některé pořady na krátkých vlnách budou totiž pomalu nebo rychleji kolísat v hlasitosti, a doregulování zpětné vazby nepostačí to vyrovnat. Zjev zavírá nepravidelnosti v šíření krátkých vln, a omezíme jeho nepřejemný důsledek tím, že použijeme dobré anteny nebo si prostě najdeme pořad silnější, úniku čili fadingu méně vydaný.

3.14. Cívka pro dlouhé vlny.

Bude zase stejná jako ta, kterou jsme popsal v odstavci 1.8 v loňském 12. č. t. 1. Pro zpětnou vazbu upravíme odbočku na 15. závitu; nám se osvědčila a úprava snad nebude nezbytná. Kdyby však nutná byla, postupujeme způsobem podle odstavce 3.12.

(Dokončení na protější straně.)

Návrh a stavba



Část čtvrtá

Zapojení na obrázku 1 je běžné: síťový transformátor s obvyklými vývody napájí jednak všecky žhavici obvodů, jednak dvojcestnou usměrňovací elektroniku typu AZ 12, za niž je zařazen obvyklý filtr C_L , C na celkový dodávaný proud. V obvodech anody usměrňovací elektronky jsou jemně pojistky na ochranu před zkratem, ale v našem přístroji zatím chybí. Protože apatura bude mít rozhlasový adaptér, jsou paralelně k vinutí 2 × 320 V kondensátory 25 nF, které utlumí výprodej náhlých přepušení proudu při usměrňování na rozptylové indukčnosti transformátoru. Kondensátory, zkoušené na trojnásobek maximální hodnoty napětí, t. j. 1500 V, jsme neměli; použili jsme proto dvou kondensátorů 50 nF v sérii, určených pro 250 V ss provozních. Střídavé napětí na nich se rozdělí v poměru kapacit; ty jsou prakticky shodné, budou tedy i kondensátory stejně namáhaný, a to bezpečně pod dovolenou hodnotou.

Výpočty a data součástí.

Síťový transformátor. Jádro

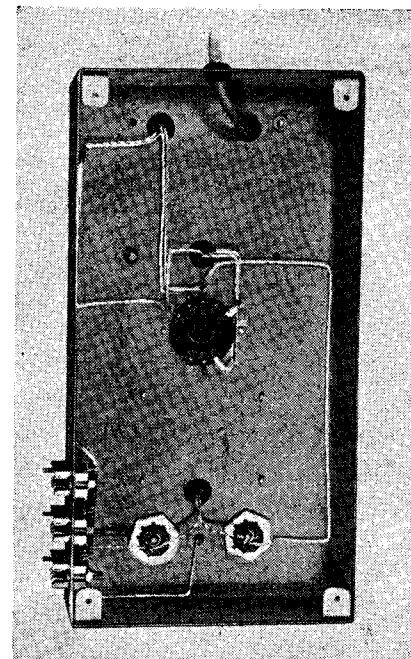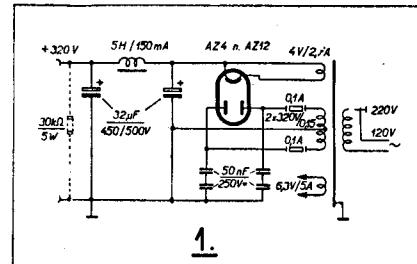Obrázek 1. Zapojení síťové části s hodnotami součástek. — Pod tím pohled pod kostru (síťový transformátor nahrazen); tlumící kondensátory 50 + 50 nF zatím chybí.



zesilovač s hodnotným přednesem

Síťová část

průřezu $2,8 \times 5,5 \text{ cm}^2 = 15,4 \text{ cm}^2$; okénko pro vinutí $2,0 \times 6,0 \text{ cm}^2 = 12 \text{ cm}^2$. — Počet závitů na volt, $n_1 = 45/15,4 = 2,92$. — Výpočet podle Kammerlohera (RA č. 3—4/1944, str. 13). Žádané ss napětí $E = 305 \text{ V}$. — Max. ss proud: $0,125 \text{ A}$. — Zátěž $R_a = 305 : 0,125 = 2440 \Omega$. Vnitřní odporník pro AZ4 odhadnut: $R_i = 300 \Omega$. — Počet cest: 2. — Potřebné ef. napětí na usměrňovačce: 325 V. — Účinnost: 0,75. — Eff. proud v jedné větvi usměrňovače: $0,5 \times 305 \times 0,125/325 \times 0,75 = 0,088 \text{ A}$. — Výkon pro usměrňovačce 305 × 0,125/0,75 = 51 W. — Zbytkové napětí 10,5 V max., 7,5 V eff. — Výkon pro žhavení usměrňovačky: $4,0 \times 2,2 = 8,4 \text{ W}$. — Výkon pro žhavení zesilovacích elektronek: $6,3 \text{ V} \times 5 \text{ A} = 31,5 \text{ W}$.



Celkový výkon traforu: $51 + 8,4 + 31,5 = 91 \text{ W}$. Příkon traforu: $91/0,75 = 120 \text{ VA}$. — Primární proud pro 120 V: $120 \text{ W}/120 \text{ V} = 1 \text{ A}$; pro 220 V: $120 : 220 = 0,55 \text{ A}$.

D a t a p r o vý r o b u (jádro viz naře): 120 V: 346 záv. drátu 0,65 až 0,7 mm, Cu smalt. — K tomu 100 V: 288 záv. 0,5 až 0,55 mm. — $2 \times 325 \text{ V} : 2 \times 980 \text{ záv.}, 0,2 \text{ mm}$, — 4 V: 13 záv., 1,2 mm. — 6,3 V: 20 záv., 1,6 mm. — Transformátor je poměrně bohatě vymřen, zejména také magneticky (poměrně malé B), tak aby neměl značné rozptýlové pole.

Síťová tlumivka: 5 H, 125 mA, odporník pod 100 Ω . Výpočet podle Hannova diagramu, RA 1942, č. 9, str. 167. — Jádro průřez $2,8 \times 3,0 \text{ cm}^2 = 8,4 \text{ cm}^2$. — Okénko $= 1,4 \times 4,2 \text{ cm}^2 = 5,88 \text{ cm}^2$. — Plechy dvoudilné (bezodpadový řez, z výprodeje). — Vinuti: 2000 záv. drátu 0,3 mm, smalt, prokládáno po 400 závitů. — Vzduchová mezera celkem 0,33 mm; papírová vložka 0,15 mm. — Kontrola indukčnosti na můstku při zanedbatelném sycení: $L = 5,3 \text{ H}$. — Ohmický odporník, měřený ss můstkem: 80 Ω .

Konstrukce.

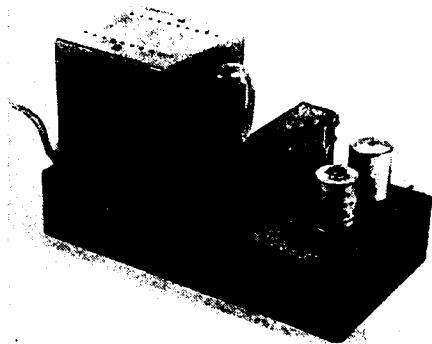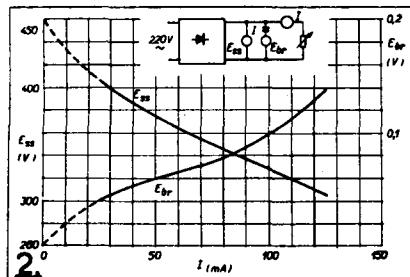Kostra má stejný půdorys jako u obou předchozích částí a shoduje se pověšením s kostrou koncového stupně (viz výkres v E č. 11/1950, str. 261), otvory na horní



Výsledky měření.

Kromě zkoušky provozem, kde se napájecí přístroj osvědčil, měřili jsme na hotovém přístroji některé hodnoty podle připojeného diagramu. Bylo to stejnosměrné napětí v závislosti na odběru proudu. Při 100 mA činí asi 330 V, při 125 mA 305 V. Je to více než kolik se obvykle připojuje pro EBL 21, ale získáme tak podstatně větší výkon, i když zachováváme přípustnou anodovou ztrátu omezením anodového proudu na 30, ev. 27 mA, a podle dosavadních zkušeností není pokles životnosti příliš citelný. — Bručivé napětí jsme měřili na výstupu zesilovače elektronkovým voltmetretem, a bylo v dobré shodě s hodnotou, vypočtenou při návrhu usměrňovače a zmenšenou útlumem ve filtru (RA, č. 11—12/1944—45, str. 64). Pro 100 c/s, to je kmitočet střídavého zbytku při dvoucestném usměrnění a pro indukčnost tlumivky 5 henry je kapacita pro rezonanci $0,5 \mu\text{F}$. Použitých $32 \mu\text{F}$ je 64krát větší, přibližně tolik činí i útlum, takže bručivé napětí na prvním ellytu, 7,5 V, klesne na $7,5 \text{ V} : 64 = 0,117 \text{ V}$. Změřili jsme 0,14 V.


Příště stat' věnujeme výsledkům měření zesilovače a připravujeme jakostní rozhlasový adaptér.

Malá škola radiotechniky

(Dokončení s předchozí strany.)

Cívka má rozsah 0,15 až 0,37 Mc/s, t. j. 800 až 2000 metrů vlnové délky. — Zde zjistíme naopak ladění velmi snadné a vysilaču poměrně málo.

Máme teď hodně námětu k pokusům i přiležitosti k zajímavým pozorováním. Nemá snad nutno, abychom je všecky vypisovali: pozorný pracovník je většinou objeví sám, a také sám z nich dovede čerpat poučení. Pokud se pozdeji objeví účelnost připomenout některé pozorování, které můžeme provést už teď, upozorníme na ně dodatečně, a vždycky bude snadné si je zapakovat. — Zůstáváme zatím čtenářům dlužní vysvětlení, jaký to byl zákon a jaký učínek nemá použití potenciometru P_V , které způsobily tak znamenitě zvětšení možnosti našeho přijímače. To je právě zpětná vazba, a její vysvětlení odložíme na příště, kdy také krátce popíšeme antenu a uzemnění, dvě důležité pomůcky dobrého příjmu, a rozšíření našeho přístroje na dvoulampovku. Bude stále ještě s bateriami, ale její přednes bude už tak hlasitý, že postačí pro reproduktor.

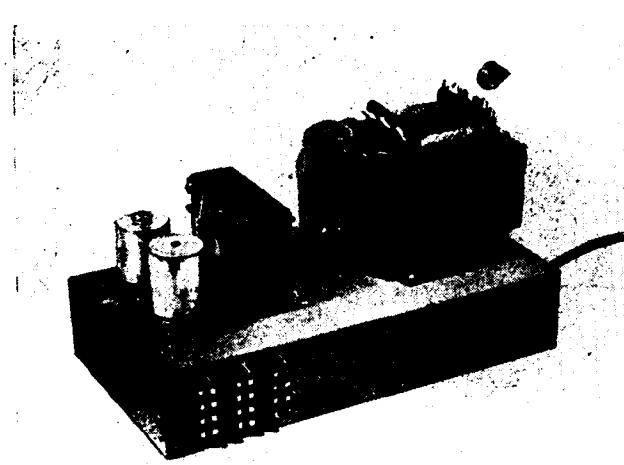

Nahoře obrázek 2. Ss napětí a bručivé napětí v závislosti na odebíratelném proudu. — Vedle sestavený přístroj.

Pohled na síťový přístroj se strany čtyřpolových zásuvek pro přívodní kabely jednotlivých částí. Vzadu síťový trafor bez krytu, před ním usměrňovací elektronka, dále síťová tlumivka a v nejchladnější části dva ellyty.

Vlastnosti a použití motorků z výprodeje

K článku, který byl témaž námětu věnován v předchozím čísle, připojíme nejdříve několik doplňujících informací, které jsme získali dalších pokusů o využití motorek. Dále uvedeme přehled vlastností některých výrobcových motorek, abychom zájemcům usnadnilí výběr a použití. Článek uzavírá několik praktických poznámek o úpravě motorek pro použití, o vhodných převodech a o účelné regulaci otáček.

Abychom dosáhli z výrobcového motoru plného výkonu a pokud lze tvrdých otáček při zachování původního vinutí kotvy, je účelné upravovat motorek pro totéž napětí, pro jaké byl původně určen, nebo pro mírně větší. To je věta, kterou doplňujeme informace v předchozím článku, s tím vysvětlením, že pro větší napětí můžeme motorek navinout jen tenkrát, když stačí stejný výkon při menším točivém momentu a větších otáčkách. Napětí o málo větší než původních zpravidla 24 voltů můžeme volit ze tří důvodů: předně protože vinutí magnetu, původně paralelně, je nyní v serii s kotvou, a napětí pro motorek smí být větší o úbytek na magnetu. Za druhé používáme proudu střídavého, k úbytku ohmickému přistupuje tedy ještě úbytek na indukčnosti magnetu. Konečně malá odchylka, až snad o polovici směrem vzhůru, nevadí a způsobí jen mírný vzestup otáček a výkonu.

Nezbytnost upravit motorek na původní napětí se ukázala, když jsme motorku použili pro jistý účel, kde výkon, určený podle rozdílu kotvy, právě takto stačil. Pokusíme se o názorné vysvětlení. Mějme motorek, který pracuje svým jmenovitým výkonem při jmenovitém napětí. Zvětšíme-li napětí n-krát, musí se kotva točit n-krát rychleji, aby podle známého vztahu

$$e = B \cdot l \cdot v \cdot 10^{-8}$$

(volty; gauss; cm/s)

vytvořila také n-krát větší protieletromotorickou sílu. Kdyby motorek měl mít tyž točivý moment jako původně, tekl by jím i stejný proud (ten závisí jen na točivém momentu). Výkon by však byl n-krát větší (je roven součinu z otáček a momentu), a stejně příkon. (Úvahu provádime za zjednodušujících předpokladů, že účinnost je 100 %.) Motorek však obvykle nesnese značnější zvětšení otáček; kuličková ložiska hlučí, hřejí, rotor se chvěje a jeho části jsou značně namáhaný odstředivou silou, přímo úměrnou druhé mocnině otáček. — Zvětšíme-li počet závitů na magnetu za přiměřeného zmenšení průřezu drátu, zůstane sice magnetický tok tyž, ale motorek snese jen menší proud, jinak by totiž vinutí magnetu bylo přetíženo. Tak doopravé v situaci, že točivý moment motorku je úměrně menší, ale otáčky zůstávají. Takový motorek by tedy měl prakticky tyž výkon jako původně, neboť zvětšení otáček je vyváženo zmenšením momentu. Také to je nepraktické, protože jednak zvětšené otáčky strojek naďámu namáhají, a vyžadují také větších, nákladných, hlučících a výkon ujídalých převodů. Proto tedy vše, kde to jde, převijíme motorek na 30 až 40 voltů, a opatříme si k němu reduktorem s napětím pokud lze odstupňovaným, abychom mohli úsporně měnit otáčky. Reduktor dělejme s odděleným primárem od sekundáru, tedy ne jako autotransformátor, nýbrž třeba podle návodu na reduktor k elektroakustické


pračce v loňském čísle 7, str. 163. Další výhodou bude i to, že izolace motorku nebude příliš namáhána; když se nám „podarí“ při ukládání magnetové cívky prodířit ovinutí a cívka bude mít zkrat na kostru, nebude přece motorek životu nebezpečný, jako by byl v takovém případě a v přímém spojení se sítí. —

Rozebrali a prohlédli jsme několik výrobcových strojů, které se za čas sešly v redakčním skladisti, a uvedeme jejich vlastnosti v připojené tabulce. — Jistě je ve výrodeji výběr mnohem větší než který předkládáme; některé motorky se také vyskytují v úpravách s odchylkami, někdy dosti významnými. Naši čtenáři jistě pochopí, že je časové, prostorové a také finančně nemožno vědět o výrobcovém materiálu všecko; proto jsou i naše informace omezeny. I tak snad prospějí v případech, které jsme tu nemohli zaznamenat. — Stejně nemůžeme zaručit, že uváděné motorky budou v prodeji v době, kdy toto číslo výšlo.

Poznámky k tabulce. Čísla se shodují s označením na símcích.

Před rozebráním kteréhokoli motorku vytáhneme kartáčky!

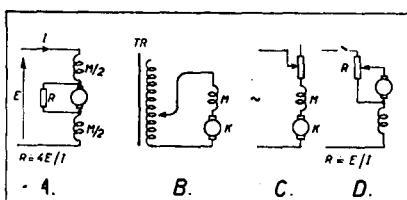1. Malý motorek, který má vyvedeny kartáčky i magnety na samostatných kolíčkách zástrčky. Pouhým spojením magnetu do série s kotvou získáme motorek asi pro 100 až 120 V, ale s poměrně měkkými otáčkami.



Různé způsoby regulace motorek: A — odporník paralelně ke kotvě pro omezení otáček naprázdno, B — regulační transformátor, C — seriový odporník, D — zapojení s paralelním obvodem pro lepší chod při malých otáčkách.

Strojky podle čísel tabulky: 1 — malý motorek s převodem, 2 — motorek „s vyvedenými konci“, 3 — nabíjecí dynamo s klikou, převody s relatyky.


Zapojíme-li vinuti magnetových cívek paralelně a tuto dvojici tepře do serie s kotvou (obrazec 2b; E 1/51, str. 15), vyjde motorek pro 40 až 60 voltů. Přepojení je u některých úprav záviseno tím, že spojka mezi cívky je poněkud nepřistupná, na zadní straně magnetu. Dokonalý ozubený převod velmi do pomala dává velmi značný moment při dobré účinnosti. Hodí se na př. pro závítorek a p.

Rozebíráni: výšroubujeme dva šrouby, které drží převodovou skříň; uvolníme pastorek hřídele motorku a převod sejmeme. — Uvolníme šrouby, které drží víko u kartáčků, po sejmání jde kotva ven i s ložisky.

2. Motorek střední velikosti, výborně použitelný; v prodeji byl ve trojí obměně, z nichž jedna byla velmi těžko rozebratelná; byla to ta, které chybely zapuštěné matice šroubů v přírubě, na straně hřídele. Velký odpor budicích cívek je nápadný a nezdá se příslušet derivačnímu buzení z 24 V; naopak kotva je zjevně pro 24 V. — Dvě ozubená kola jsou na hřídele natažena a zakolíkována, takže jsme nejednou museli menší kolo rozříznout, abychom je dostali dolů. Po přestavbě jsme motorku tohoto druhu použili v několika přístrojích. Pro 40 V st využívame magnety cívky po 80 záv. drátu 1 mm; jsou spojeny v serii. Pro 120 V se hodí drát 0.5 mm, 300 záv., ale ve smyslu úvodní části motorek slaběji tahne a příliš rychle se točí. —

Rozebíráni: Uvolníme matky, zapuštěné v přírubě (je k tomu potřeba trubkový klíč z dosti tenké trubky); vysuneme kartáčky a sejmeme víko s nimi. Vyrazíme kolíky a stáhneme ozubená kolečka s hřídelem. Pak jde kotva ven i s ložisky, která jsou ve víkách „utěsněna“ pěrovým páskem (planšetou) s jemným zvlněním. — Plechová kostra magnetu je snýtována, takže vzniká závit nakrátko asi přes polovici průřezu.

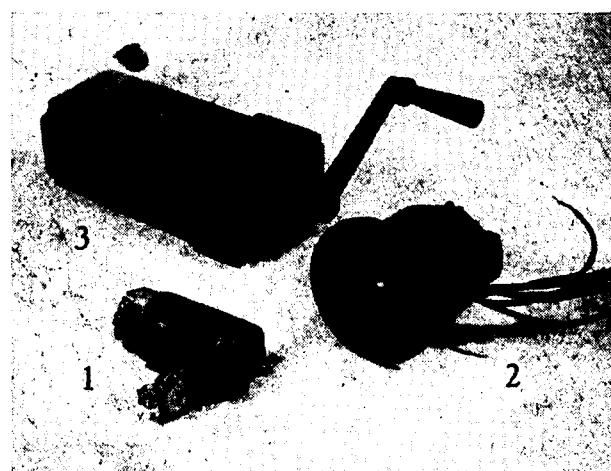3. a 5. Nabíjecí dynamo, prodávané buď v krytu, s klikou, krásnými převody a soustavou relé, nebo samostatně. Na vnější ploše krytu najdeme na dvou místech proti sobě dvě dvojice šroubů, které drží magnetové nástavky a jsou zřetelným dokladem, že strojek má magnetovou kostru masivní. Nehodí se z toho důvodu pro střídavý proud, ale přesto tak byl používán ve známých amatérských vrtačkách, které byly před časem v prodeji. Jejich chod, zahřívání a velmi malý výkon při měkkých otáčkách však potvrzujují omezenou použitelnost. Napájení



bylo možné přes transformátor s napětím asi 10 V.

4. Seriový motorek; pracuje při 25 až 35 V bez převinutí. Přívody bývají označovány čísly 1, 2, 3. Napájíme přes svorku 2, a buď 1 nebo 3; podle toho se motorek točí jedním nebo druhým smyslem. Paralelní nebo seriové spojení magnetových cívek je možné pro rozebrání motorku a přepojení.

6. Velký motor, seriový, pro 110 V ss. Má šest vývodů ve třech dvojicích: Ja; Ka; A; B; Kb; Ib. Pro 120 V střídavých je vhodné spojit magnetové cívky paralelně, což se stane spojením vývodů Ja+B+Ib a dále Ka+Kb. Síť připojíme na volnou svorku A a na dvojici Ka+Kb. Změna smyslu otáček: zaměníme připojení A, B. Motorek má velmi klidný chod a důkladnou konstrukci, ale poněkud hůře se rozebírá, protože ložiska jsou na hřídeli nasazena těsně a nedají se vysunout, jako u menších motorků. — Rozebírání: sejmeme ochranný plech s víka kartáčků. Odšroubujeme kryty předního i zadního ložiska. Uvolníme šrouby, které drží víko motorku. Potom s použitím lehkých úderů kladiva přes dřevo nebo mosaznou tyč sejmeme víko a vyměme kotvu i s ložiskem.

Poznámky k použití.

Nepočítáme s tím, že výprodejní motorky mají bez výjmky ložiska v dobrém stavu. Opak je pravda: nejmenší, téměř běžná závada je ztuhlý, znehodnocený tuk v ložiskách. Proto je vymýjeme trichlorethylenem a znova naplníme hodnotnou vaseelinou. Pozor, aby do nich nepřišla pilina! — Některá ložiska však jsou i vyběhaná nebo rezivá a pak je musíme ošetřit důkladněji; není-li možné nahradit je novými, smíme motorku použít jen pro lehký pohon.


Velká část motorků má kostru magnetu složenu z plechů a proto se hodí pro naše přestavby. Výrobci však používali plechů z důvodu výrobních a nepočítali s napájením střídavým. Proto jsou některé magnety smýtovány tak, že nýty uzavírají značnou část průřezu více méně dokonalým závitem nakrátko. U stejnosměrného proudu to ne-

vadí, ale u střídavého je to vážnou závadou. Není vždy nutné, ale někdy je účelné jeden ze dvou kritických nýttů odstranit. Stane se to nejlépe tím, že roznýtovanou hlavu pozorně odbrusíme a nýt pak vyrazíme. Zdá se rychlejším nýt prostě vyvrtat, ale jednak procházející vrták nadělá na okraji plechů býtí a spojí je opět dost důkladně nakrátko, za druhé se mechanickým namáháním při vrtání plechy deformují, a po sestavení v nich třeba kotva dře. (Pak ji musíme nepatrne osoustružit při upnutí mezi důlky hřídele.) — Není-li možné stahovací nýt postrádat, nahradíme jej nýtem nebo svorníkem s izolovanými hlavami; ve styčných místech prochází totiž nejvíce proud; proto tam vložíme podložku ze sily nebo pertinaxu. — Upravujeme-li motorek na síťové napětí, kontrolujeme isolaci citlivým ohmmetrem nebo megmetrem; jednak hned, jednak po delší době použití; v tom případě také důkladně ovíjeme vyměňované cívky magnetu, a po případě mírně spilujeme ony ostré hrany nástavku a magnetu, přes které cívky přetahujeme nebo na nichž cívky sedí, a dosedací plochy ovíjeme izolační páskou.

Převody; regulace.

Nejvhodnějším převodem pro rychloběžný motorek jsou řemenové kotoučky a pásek ze strojní tkanice (tkaný řemen; popruh; šňůra; méně vhodný je kožený řeminek ať plachý nebo kulatý, protože jeho ohebnost je malá). — Také ozubené převody jsou dobré, mají výbornou účinnost a žádný skluz, zato však hlučí, zejména mají-li kola ozubení rovné, nikoli šikmé. — Převod třecí, s gumou a kovem, je sice jednoduchý a výrobně snadný, dává malé rozdíly a připojuje značný převod, připravme se však na značnou ztrátu energie v něm a na malou životnost gumového obložení. Účelnější je použít gumového obložení na velkém kotoučti; na malém se příliš rychle ohřívá a brzy se opotřebuje.

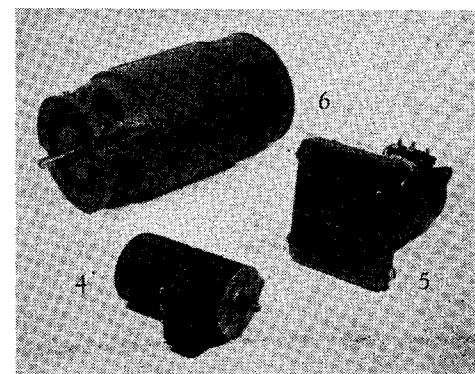Nechceme-li, aby motorek naprázdno „utekl“ k příliš velkým otáčkám, použijeme odpor, připojeného paralelně ke kotvi, podle obrázku A. Odpor má spotřebovat asi



Další strojky podle tabulky: 4 — malý seriový motorek, 5 — samotné dynamo ze strojku č. 3; 6 — seriový motor na 110 V ss.

čtvrtinu příkonu motorku a musí být podle toho vyměněn: $R = 4E/I$; $W = E \cdot I/4$, kde E , I jsou napětí motorku a jeho proud při plném zatížení. Regulace otáček je nejúčelnější z transformátoru s vyvedenými odbočkami a přepinačem, napětí proměnné asi od polovice jmenovitého, počet stupňů podle žádané jemnosti regulace (B). — Seriový odpor podle obrázku C je sice běžně používán, ale není zvlášť vhodný: při větším odporu (t. j. zádáme-li malé otáčky) je proud magnetem omezen a motorek netáhne. Barkhausen navrhl zapojení podle obrázku D, kde magnet dostává trvale aspoň ten proud, který propouští celý odpor regulátoru. Tím se dá motorek řídit od několika set otáček za min. až do plné hodnoty při zachování podstatného točivého momentu i při pomalém chodu. Odpor má být zhruba $R = E/I$, E a I jsou hodnoty při plném zatížení motorku.


Redakce a několik jejich přátel vyzkoušelo upravené motorky na řadě přístrojů, záclávě velmi „nelektronických“, a když byly odstraněny počáteční překážky, byly výsledky velmi dobré. Z této práci vzešly také prve uvedené zkušenosti. P.

Oprava otočného kondensátoru

Důležitou součástkou v elektronických zařízeních je otočný kondensátor, ať jednoduchý nebo vícenásobný. Použijeme-li kondensátoru s malými mezerami, pak i nepatrný náraz může průběhem kapacity značně ovlivnit. Nejhorší případ nastane po delším používání otočného kondensátoru, jehož osový tlak je zachycen kuličkou, zajištěnou v postranicí pájkou. Ta se vyděrá a tlakem pěrových kontaktů se hřídel rotoru posune dozadu. Tím výsledná kapacita uzavřeného kondensátoru podstatně stoupne, takže se značně poruší cejchování, nedojde-li ke zkratu. U superhetů se tato závada projeví posunutím stanic směrem k otevřené poloze kondensátoru a zeslabením příjmu při uzavřeném kondensátoru. Chceme-li použít kondensátoru tohoto provedení, doporučuje se před cejchováním nahradit pájku stavěcím šroubkem a kontrolní matkou. Šroubek ocelový s důlkem. Šroubek zajistíme ještě barvou. Musíme-li v přijímači použít porušeného kondensátoru v původním provedení, nahřejeme pájku, šroubovákem posuneme osu rotoru vlevo a pájku necháme vychladnout. Posuneme ji poněkud více, poněvadž se po vychladnutí trochu vrátí.

J. Vosáhlo, Ostrava

	Typové číslo; popis (údaje v uvozovkách jsou na štítku strojku; další vysvětlení v textu)	Odporník (Ω) mezi protějšími lamelami	Počet lamel	Rotor (cm) D l	Výkon (W) pri 6000 ot/min.
1	„Kursmotor“ $\varnothing 56 \times 130$ mm, s připojeným vícenásobnou, ozubeným převodem dom pomala	50	0,5	9	2,5 1,9 21,5
2	„Gerät - Nr: 127-298 A“ s dvěma ozub. koly na hřídeli, šest vývodů: kartáčky a obě budící cívky samostatně. Přírubová úprava	2000	0,5	24	4,35 3,2 109
3 5	Dynamo 4 V/4 A ev. s přívody a s kli-kou a se soustavou rele. Masivní magnety; pro úpravu na st. proud se neshodí ale je tak používána (magn. cívky paralelně; 15 V).	3	0,7	15	4,0 3,0 85
4	„Motor 25/25 h2k, jmenovité napětí 25 V; výkon 25 wattů po 10 min.“ seriový motor; pro 25 až 35 V st nepotřebuje úpravy	2,5	2	18	2,5 3,0 34
6	„Motor G/Mot VNC 3. - 110 V; 3500 ot/min.“ Seriový motor, pro 120 V st paralelně spojit, magnetové cívky. Přírubová úprava	4,5	2,5	34	6,0 6,2 400

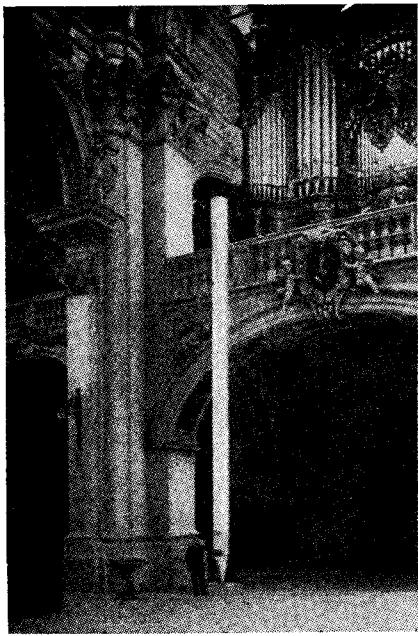

Obraz 4. Subkontra C dvaatfifetistopové pišťaly principálu (pedál, s 16% kmitu za vt.) z varhan v Pasově. Délka pišťaly, asi 11,5 m, je možno posoudit z porovnání s postavou vedle ní.

Dnes pojednáme o technické stránce varhan. Je rozsáhlá a rozmanitá, ať už si všimáme jediného nástroje, nebo sledujeme početné obměny, jimiž technické rozřešili týž úkol, nebo konečně studujeme vývoj varhan od vzniku podnes. Z toho všechno vybereme jen věci podstatné, aby z nich čtenář poznal, jak jsou varhany sestaveny a jak pracují.

Varhany se skládají z pišťal, které jsou jejich zvukovým vybavením, dále z t. zv. vzdutnice, měchu a ventilátoru se spojovacími kanály, a konečně z hračího stolu, kde je soustředěno ovládání varhan, a z tractury, která spojuje hrací stůl s ostatními částmi varhan. Skřín varhan tvoří vnější orámování nástroje; k technice vlastně už nepatří a u moderních nástrojů často chybí. Spojení jednotlivých částí vyznačuje zjednodušený obrázek 1.

Ponechme zatím stranou víceméně nedokonalé náhrazky varhan, totiž nástroje bez pišťal (jazyčkové varhany, t. j. větší harmonium s jazyčky bez ozvučen a varhany elektronické) a prohlédněme si nejprve pišťaly. Jejich dvojí princip ukazuje obrázek 2. Je to pišťala *retiná* (labiální) a *jazyčková*.

Fyzikálně akustická podstata pišťaly *retiná* je známa. Vháněný vzduch prochází spodní část pišťaly, nohou, a dospívá k t. zv. jádru. Je to plechová nebo dřevěná destička, uložená příčně, a tvoří s dolním labiem ve stěně pišťaly jádrovou štěrbinu. Zúžením průřezu prochází vzduch prudčeji a nárazem na horní labium vytvoří slabý tón neurčité výšky, slyšitelný jako šum. Z něho vybere ozvučna pišťaly, t. j. její část nad jádrem, právě ten tón, na nějž je svou délkou naladěna, a slaběji také jeho vyšší harmonické, které určují barvu. Výška tónu se přesně nastaví ladicím zařízením na horním konci pišťaly. Je to buď ladící plech (obraz 2), nebo prstenec, nebo ladící závitek, t. j. proříznutí horního okraje pišťaly tak, aby svinutím nebo rozvinutím vznik-

O VARHANÁCH

Část druhá:

FYSIKÁLNÍ A TECHNICKÉ ZÁKLADY

Jiří Reinberger

lého pruhu bylo lze reguloval délku ozvučny. Pišťaly nahoru uzavřené, kterým se říká „kryté“, ladíme zátkou, jež pišťalu uzavírá.

Pišťala jazyčková je založena zcela jinak. Tón tvoří a co do výšky částečně určuje pružný kovový jazyček, který je horním okrajem upevněn na destičce kovové nebo potažené koží. Pod ním je otvor buď nepatrně větší nebo naopak menší než jazyček. Vzduch, který proudí nohou, uvede jazyček do relaxačního kmitání s jasně vyjádřeným základním kmitočtem a početným harmonickým. Ladí se drátem, který zkracuje nebo prodlužuje volnou část jazyčku. Připojenou ozvučnu, často naladěnou odlišně od přesné resonance se základním kmitočtem, dodává tónu jeho charakter a rovněž působí na výšku tónu.

Když jsme poznali rozdíly podstaty obou druhů pišťal, vrátme se k pišťalam labiálním, a všimněme si podrobnější vlivu ozvučny na tón. U pišťaly otevřené vzniká u labia i u horního otevřeného konce *kmitna* stojaté vzduchové vlny; přibližně uprostřed délky pišťaly je uzel. V pišťale otevřené se tedy vytvoří pár vlny, a vztah mezi kmitočtem základního tónu f a délkou pišťaly l můžeme vyjádřit vzorcem

$$f = c/2l,$$

kde c je rychlosť zvuku ve vzduchu, zhruba 340 m/vt . Podle toho dává pišťala o délce $10,5 \text{ metru}$ tón o kmitočtu $340 : 21 = 16,2$ kmitu za vt., t. j. subkontra C. — Vzorec v této podobě není přesný: kmitny vznikají o něco pod labiem a nad horním otvorem (korekce závisí na mensuře); rychlosť vzduchu v pišťale je menší než ve volném prostoru (trení o stěny; vedení a předávání tepla stěnám). To všecko způsobuje, že skutečná délka pišťaly je menší než hodnota l v uvedeném vzorci. Ještě to je důležité, že otevřená pišťala může vytvářet úplnou řadu harmonických tónů, tedy 1., 2., 3., 4., 5. atd. Proto je zvuk otevřených pišťal plnější a lesklejší než u zavřených.

V pišťalách, které jsou nahoru uzavřeny, vzniká opět u labia kmitna, ale na uzavřeném konci uzel, neboť právě zátna nebo klobouček nedovoluje vzduchu, aby kmital. V délce pišťaly pak vzniká jen čtvrt stojaté vlny, takže kmitočet tónu je dán vztahem:

Obraz 1. Zjednodušené schéma varhan. Místo ventilátoru s elektrickým pohonem mají starší úpravy čerpací měch na spodu měchu hlavního.
Na protější straně obrazu 2. Dvojí druh pišťal: retiná (labiální) a jazyčková.

$$f = c/4l,$$


jetedy při téže délce poloviční; tón je o oktavu nižší než u pišťaly otevřené. Subkontra C by tedy potřebovala krytu pišťalu délky jen asi $5,25 \text{ m}$. Kromě toho může krytá pišťala stálého průřezu vydávat jen 1., 3., 5. atd. harmonický tón, tedy jen liché násobky kmitočtu tónu základního, a jeho barva je proto chudší. Tato neúplnost harmonické řady plyne z podmíny, že v kryté pišťale může vznikat jen lichý počet čtvrtvln, na jedné straně s kmitnou a na druhé s uzlem (u zátny nebo kloboučku).

Složitější utvářené ozvučny mají ■ fyzikálního hlediska různé nepravidelnosti. Nebudeme se jim zabývat podrobně, uvedeme jen výsledek.

Základní barvu tónu varhan tvoří rejstřík zvaný *principál*, složený z pišťal podobných obrázku 3a. Je zpravidla poměrně úzce mensurován, má sám dosti podélnou řadu alikvotních tónů a zní tedy jasně, často až tvrdě, i když ne pronikavě. Platí to zejména o alikvotních principálových rejstříkách (oktaáva, kvinta atd.). Jsou ovšem také principály širé mensurované s hlasem měkkým (flétnový; italský). — Aby i poměrně úzké pišťaly znily dosti silně, dělají se u nich širší labia a vyšší výřez (mezera mezi spodním a horním labiem), a používá se vyššího tlaku vzduchu. — K principálovému sboru patří i *mixtury*, víceřadé rejstříky, totiž soubor nejvyšších alikvotních tónů varhan. Pišťaly principálu jsou ■ kované nebo ze dřeva (obraz 3g).

Příkladem pišťaly nahoru uzavřené je *kryt* nebo *kvintadena* (obraz 3b). Z důvodu, které jsme uvedli prve, a také širším mensurováním vzniká u krytu tón měkký, barvu kontrastující s principálem. *Kvintadena* je kryt jasnějšího zabarvení, u něhož vyniká třetí tón harmonické řady, t. j. kvinta druhé oktavy. Tím získává pišťala příznačný nosově znějící tón; dělá se z kovaného nebo ze dřeva (obraz 3g).

Flétna špičatá (obraz 3c) je příkladem

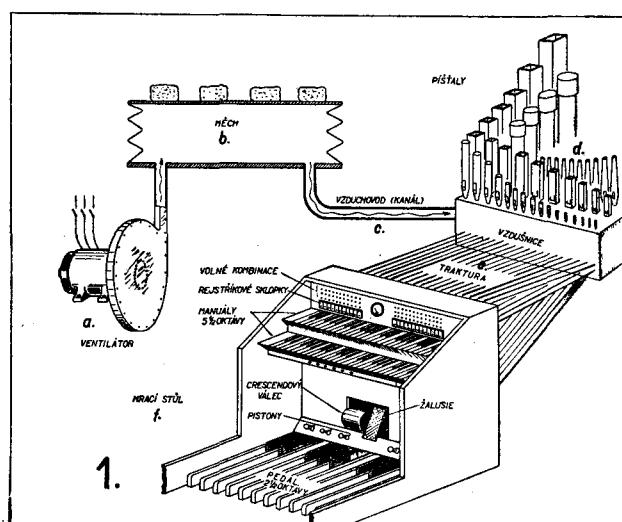

píšaly s konickou, nahoru sbíhavou ozvučnou. Na rozdíl od flétnového hlasu obyčejného s tónem kulatým (blízkým sinusovému) má špičatá flétna tón poněkud smykový. — *Flétna trubicová*, po případě i kryt trubicový (obraz 3d) je široce mensurovaná píšala polokrytá; v uzavíracím klobouku je vsazena úzká trubička. Tato úprava dává tón měkký, slabý, méně jasný než u otevřené flétny; délka ozvučny pro týz tón je poloviční, jako u kryty.

Na obrázku 3e je ukázka kryté píšaly barokního rejstříku, zvaného *copula*. Má na ozvučně nasazen kuželový, nahoru sbíhavý nástavec, barva tónu je temná, mnohem měkká a méně jasná než u otevřené flétny. — *Flétna dřevěná* s měkkým, plným tónem (obraz 3f): zvláště při širokém mensurám kontrastuje svým temným tónem s ostatními druhy fléten, které mají, zejména jsou-li z kovu, jasný, perlivý zvuk.

Vedle mensury, která je hlavním činitelem, má na barvu tónu labiálních píšal vliv i materiál, z něhož jsou vyrobeny. Dřevo dává vždy tón měkký, tupější (stěny tlumí vyšší harmonické), podobně cín a olovo; zinek u větších píšal, nebo i měď, poskytuje tón tvrdší, někdy i měrně drsný. Také síla stěny působí na barvu tónu. — Existují také veliké píšaly nejhľubších hlasů z betonu (64 stop; sub-subkontra C). Ozvučna nemusí být přímá; u velikých píšal, které by se do daného prostoru nevešly, se jednou i dvakrát lomí.

Také *jazýčkové hlasa*, jimž se venujeme nyní, můžeme podle konstrukce dělit na rejstříky s dlouhými, polovičními a krátkými ozvučnami. Na obrázku 3h je *trompeta* nebo o oktávu nižší *pozoun*. Mají dlouhé, nahoru rozvíhavé ozvučny z kovu nebo ze dřeva u spodních oktav pozounu. Jejich zvuk je lesklý, tvrdý a vyniká nad ostatní jazýčkové hlasa. — Poloviční ozvučnu válcovou mají rejstříky *dulcian* (3i) a *roh křivý* (3j). Jsou to přiznacné sоловé rejstříky barokních varhan; mají poměrně slabý, lehce nasáhlý tón, jehož zabarvení se dosahuje mimo jiné také částečným krytím ozvučny.

Šalmaj (obraz 3k) zní jako kulatější, slabější intonovaná *trompeta*. Charakteristická, teprve nahoře rozšířená ozvučna dodává tónu lehce drsné, ale přijemné zabarvení. Je rovněž poloviční délky na rozdíl od *trompet*. — Do skupiny jazýčků se zcela krát-

kými ozvučnami patří na př. *trompetový regál* (3l), velmi ostře, až rezavě znějící barokní rejstřík, dále *medvědí píšala* (Bärpfiefe; 3m), jejž zajímavé utvářená ozvučna činí tón temným a zastřeným, a konečně *sordun* (3n), který se staví v nejhľubších polohách v pedále. Jeho zvuk se ovšem silou ani leskem nemůže rovnat pozounu, už proto, že ozvučna je krátká a částečně kryta.

Délka ozvučen u jazýčkových hlasů může z jeho bohatého spektra vyšších harmonických vybírat a podporovat tóny nižší nebo vyšší a tím ovlivňovat barvu. —

Podle barvy můžeme dělit varhanové rejstříky retne na tyto skupiny:

1. *Principály* a jejich alikvoty jednoduché i víceřadé (*mixtury*).

2. *Flétny* a jejich alikvoty jednoduché i víceřadé (na př. *kornet*).

3. *Kryty*.


4. *Hlasy smykové*, které nejsou zastoupeny na obrázku 3. Jsou velmi úzce mensurovány a napodobují hlasu orchestru (viola, gamba atd.). — K labiálním hlasům přistupují —

5. *Jazýčkové hlasa*, buď k podepření plného zvuku (na př. *trompeta*), nebo k sоловé hře (*roh křivý, hoboj*). — To je rozdělení podle barvy a sily.

Dalším dělitem je t. zv. *stopová výška hlasu*. Je to délka otevřené píšaly nejhľubšího tónu rejstříku, vyjádřená v anglických stopách ('), kterážto míra se podnes udržela v evropském varhanářství. Čtenář si snad vzpomene na zmínku o otevřené píšale délky 10,5 m, hrající subkontra C (16 1/8 c/s); a tato délka jsou právě 32 stopy. Zná o dvě oktávy hlouběji než normálně velké C osmistopové píšaly. Osmistopovou polohu jmenujeme základní; její jednočárkování ' je totožné s t. zv. *komorním a* v orchestru, které má 435 kmitů za vt. Nejdéle otevřené píšaly základní hlasu jsou tedy dlouhé osm stop, t. j. asi 2,6 m, a dávají tón C, 64 1/2 kmitů za vt. Ostatní píšaly osmistopové tónové řady jsou ovšem kratší a kratší, jak to odpovídá rostoucí výše tónu. Kryty mají ovšem pro týz tón délku poloviční; jejich „osmistopová“ řada začíná proto píšalou o déle 4 stopy.

Vycházíme-li ze základní polohy, pak směrem dolů znějí o oktávu nižě hlasu *šestnáctistopové*, o dvě oktávy nižě hlasu *dvanáctistopové*. Ty jsou zásadně v pedále, a staví se jen u velkých varhan; největší varhany, v Americe, mají dokonce rejstřík *čtyřiašedesátistopový*, začínající tónem sub-subkontra C, 8 1/8 c/s. — Směrem nahoru znějí nad základní osmistopovou polohou hlasu *čtyřistopové* o oktávu výše, *dvoustopové* o dvě oktávy výše, *jenostopové* o tři oktávy výše. Těchto hlasů se obvykle nepoužívají samostatně, nýbrž ve spojení s polohou základní, osmistopovou, k dodání lesku.

Pyramidální výstavba rejstříků používá však i hlasu v poměru kvintovém, a to již od 10 1/2 stopy (to je třetina z 32' a 3/2 z 16'), poměr délky píšal a tedy kmootčů tónů 2 : 3 určuje hudební interval kvintu), až po 1 1/2 stopy (o kvintu výše než hlas dvoustopový). Připomeňme, že rejstřík 10 1/2' s 16' dává t. zv. akustický bas 32stopový. Znějí-li totiž příslušné tóny obou hlasů současně, tvoří 2. a 3. člen harmonické řady, a sluch sám si k nim dotváří tón základní, první, tedy tón, který naznačíme jako 32stopový. V tomto časopise jste četli o syn-

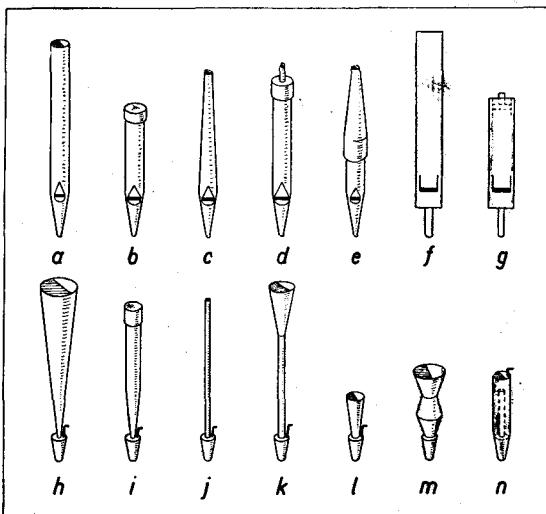


Obraz 3. Nejběžnější tvary ozvučen varhaných píšal. V horní řadě jsou píšaly retné, v dolní řadě píšaly jazýčkové.


thetických basech, vytvořených tóny vyššími; zde je týz princip v technice varhan.

V menší míře se používá také poměru kmootčů 4. a 5. tónu harmonické řady, velké tercie. To vede k hlasu 6 1/2 stopy (jsou to 4 1/2 z 8'), až po 4 1/2', a zřídka kdy také septimy (4') a nony (4 1/2'). — Všecky tyto alikvoty se staví jako jednoduché řady v mensuře od úzké až do nejširší podle toho, zda mají znít se základním hlasem principálovým nebo s flétnami, po případě s kryty. Vedle toho se používá alikvotních hlasů víceřadých, které mají jen vyšší polohy. To jsou v principálové skupině *mixtury* až s deseti řadami. Samostatně jich nelze použít, nýbrž jen se základním hlasem, jemuž dodávají lesk, a charakteristiku svou repetici; psali jsme o tom už v prvním článku. Nejvyšší řada takové mixtury má hlas mnohem vyšší než alikvotní řady jednořadé; horní hranici oktávy je 1 1/16' a u kvinty 1 1/12'. Víceřadé alikvoty u hlasu flétnových obsahují většinou terci, nejdou do takových výšek jako mixtury principálové, mají jen 5 až 6 řad a repetuje jen nejvyšší polohu. Jmenují se na př. *kornet*, *sesquialtera*, *tercian* a *p.*

Také u jazýčkových hlasů se staví řady různě stopové délky, od 32stopového kontrapozounu až po dvoustopovou šalmaj (v pedálu — v manuálu jsou ovšem jen hlasu nejvyšší čtyřstopové). Nejvyšší tóny dvoustopového rejstříku mají však v rozsahu 1 1/2 oktávy píšaly retné, protože tak vysoko znějící píšaly jazýčkové nelze vyrobít. Alikvotní řady jazýčků se staví jen výjimečně (a to kvinta 5 1/2 stopy u největších varhan), protože svrchní tóny je nadbytek i v jediné píšale, a jak je z podstaty zjevné, jazýčková píšala se rozladuje mnohem více než retná s ostrou resonanční křivkou volně vázaného resonátora, takže by při použití více řad bylo nebezpečí rozladění.

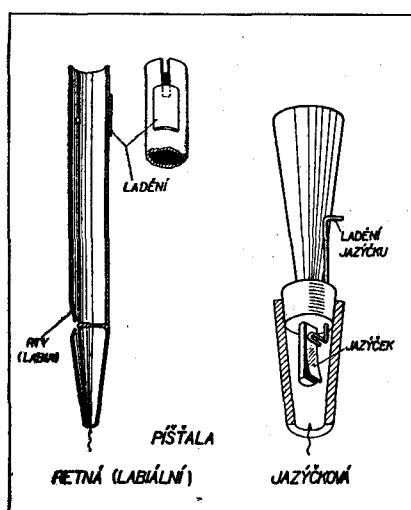Zopakujme tedy, že varhany mají jednak základní hlasu, retné a jazýčkové; jejich barvu doplňují hlasu alikvotní, vyšší o oktavu, duodecimu, druhou oktavu, tercií druhé oktavy atd., a hlasu víceřadé. To je to, co bychom v elektroakustice mohli nazvat „libovoučné skreslování tónu“. Jak je možno základní hlasu sdružovat na jediný



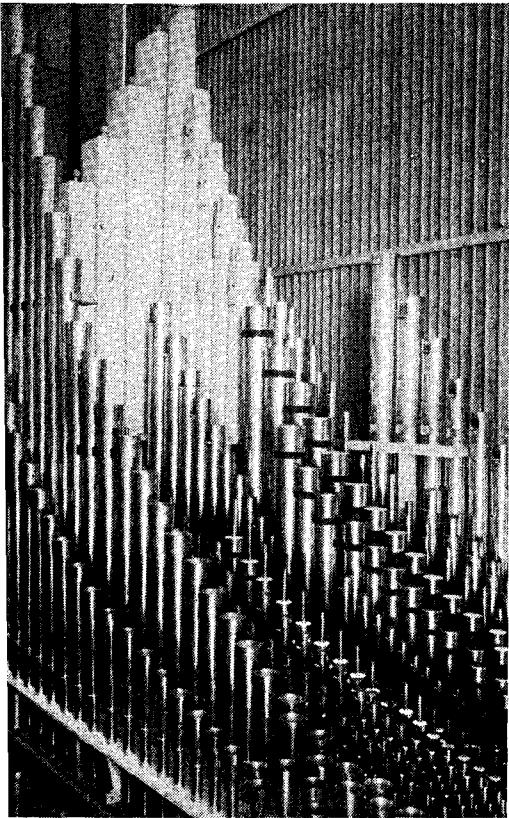

Obraz 5. Vnitřní uspořádání píšťal hlavního manuálu varhan v Thalwillu u Curychu (výrobek švýcarské firmy Kuhn). Pečlivě vypracované píšťaly jsou výhradně z cínového materiálu a dřeva. Jazýčkové hlysy vpředu, za nimi labiální.

manuál a doplňovat alkotorními řádami podle záměru skladatele nebo varhaníkova, o tom pojednáme příště v souvislosti s hračím stolem. — Po stránce technologické jsou píšťaly ne vždy malým problémem. Volba materiálu a přesné vypracování jsou pro jakost tónu nesmírně důležité. Ukázka krásně vypracovaných píšťal je na obrazu 5.

Vzdušnice je skříň, na níž jsou nasazeny píšťaly. Měch do ní vhání vzduch stálého tlaku několika desítek až několik set mm vodního sloupce, a je tu zařízení, které umožňuje, aby po stisknutí klávesy na hračím stole zazněl příslušný tón, a to buď

kteréhokoli rejstříku samotného nebo několika, po případě všech rejstříků najednou. To je t. zv. *zařízení tónové a rejstříkové*, jehož podstatnou částí jsou ventily; vzdušnice v principu dělíme na dva druhy: *vzdušnice s kancelou tónovou a s kancelou rejstříkovou*.

Prototypem první úpravy je *vzdušnice zásuvková*, obraz 6. Skládá se ze vzduchojemu na spodní části skříně, trvale naplněném vzduchem z měchu. Nad ním je vlastní vzdušnicková skříň, rozdělená v tolík příhrádek (mrázin), kolik tónu obsahuje klaviaturu, na niž je vzdušnice připojena. Příhrádky mají v horní desce otvory pro píšťaly a ve spodní desce *ventily*, t. j. lišty, které lze mechanismem spojeným s klávesou, sklopit tak, že vzduch ze vzduchojemu vnikne do příslušné příhrádky. — Kdyby nebylo rejstříkového zařízení, hrály by nyní všecky píšťaly příslušného tónu, nasazené na příhrádce. Aby bylo možno nechat zaznítat rejstříky samostatně, je v horní stěně vzdušnice pod každou řadou píšťal jednoho rejstříku t. zv. *zásvuka*, t. j. posuvná lišta s otvory, které se přesně kryjí s otvory pro píšťaly. Pak rejstřík může hrát; zasuneme-li však do ní lištu poněkud, přikryje svými plnými částmi otvory ve stěně vzdušnice, a celý rejstřík je výřazen.

Vzdušnice kuželová (obraz 7) je konstruována na principu kanceley rejstříkové. Tím rozumíme skříňku pro každý rejstřík oddělenou, která má zařízení pro přívod vzduchu z měchu (rejstříkový ventil) a dále kuželové ventily tónové, které povouštějí vzduch do jednotlivých píšťal. Tónové ventily příslušných tónů všech rejstříků jsou ovládány najednou stisknutím klávesy; zaznívají ovšem jen píšťaly těch rejstříků, jejichž kanceley jsou naplněny vzduchem, t. j. jejich rejstříkový ventil je otevřen. Rejstříkové kanceley jsou spojeny na jeden rámku tak, že vzniká vzdušnice o příslušném počtu rejstříků. Každá rejstříková kancela má ovšem samostatný přívod vzduchu.

Obraz 6. Zjednodušené schéma zásuvkové vzdušnice (kancela tónová) s traktorou čisté mechanickou. Z píšťal téhož tónu u všech rejstříků dostávají vzduch a hrají jen ty, jejichž zásuvka je povytažena. — Obraz 7. Kuželová vzdušnice (kancela rejstříková) s traktorou pneumatickou. Tónové ventily téhož tónu všech rejstříků se otvírají současně stisknutím příslušné klávesy, hrají však jen ten, jehož rejstříková kancela dostává vzduch, t. j. po otevření příslušného rejstříkového ventilu.

— U víceřadých rejstříků je v horní desce vzdušnice zase jen jeden otvor, od něhož se vede vzduch k jednotlivým píšťalám kanálky v t. zv. *píšťalnici*.



To jsou jen věci podstatné; je velmi mnoho úprav, obměn a kombinací, jak v pořadích mechanismech, tak zejména v řízení, které může být mechanické, pneumatické, elektrické nebo i kombinované. Popis by vydal celou knihu. —

Měchy mají u dnešních varhan převážně funkci vyrovnávací, regulační, tak jako velké elektrolytické kondenzátory v napájecím obvodu radiových přístrojů. Původní úprava měchu klínového (větší měch kovářský) je dnes opuštěna a používá se měchů s deskami rovnoběžnými, jako na obrazu 1. Horní a dolní deska jsou vzduchotěsně spojeny koží, složenou v záhyby, a stlačovány závažem nebo páry, takže mohou dodávat vzduch stálého tlaku. Musí to být ovšem pojistný ventil, který zabrání přeplnění nebo roztržení měchu přetlakem.

S výjimkou měchu čerpacího mají měchy ve varhanách ten účel, aby předně udržovaly potřebný tlak, aby přizpůsobovaly přibližně stálou dodávku vzduchu kolisavé spotřebě, a konečně aby vyloučily kolisání tlaku, ať je působí zařízení čerpací nebo jiné vlivy. — Otázka tlaku je také velmi závažná pro ozev a charakteristiku zvuku varhan. Ve století 17. a 18. se používalo výlučně tlaků nízkých, nejvýše 75 mm vodního sloupce, a to ještě rozdílného pro každou vzdušnici. Doba romantická tlak zvětšila až na 100 mm, a ve 20. století se došlo až k monstroznímu tlaku 600 mm (t. zv. vysokotlaké rejstříky). Důsledky byly neblahé. Zatím co při nízkém tlaku zněly píšťaly přirozeně, nenásilně a ušlechtilé, vysoký tlak má za následek tvrdé nasazení tónu, ostrý, násilný zvuk a povšechně hruhou intonaci varhan. Proto se v posledních desetiletích vracíme k tlaku nízkému, kde varhan neznějí sice tak pronikavě, ale mnohem ušlechtilěji. —

S p o j o v a c í k a n á l y jsou vcelku běžným problémem aerodynamickým. Musí být správně vyměřeny, nepříliš dlouhé a úzké, povoleně ohýbané a ovšem těsné, aby nenastávaly ztráty v tlaku a množství vzduchu. Na dokonalé konstrukci spojovacích kanálů do značné míry závisí zvuková krása varhan v plenu.

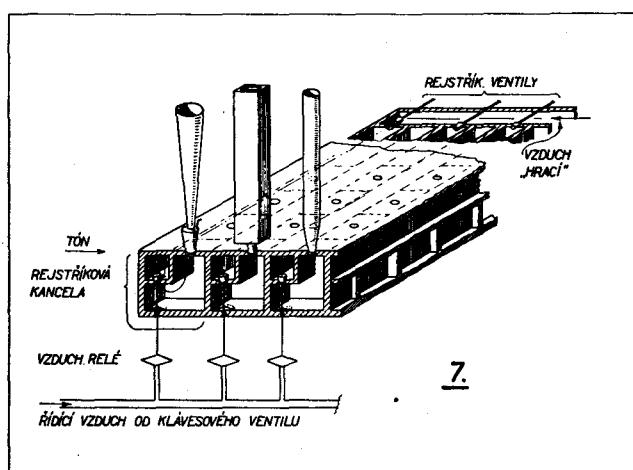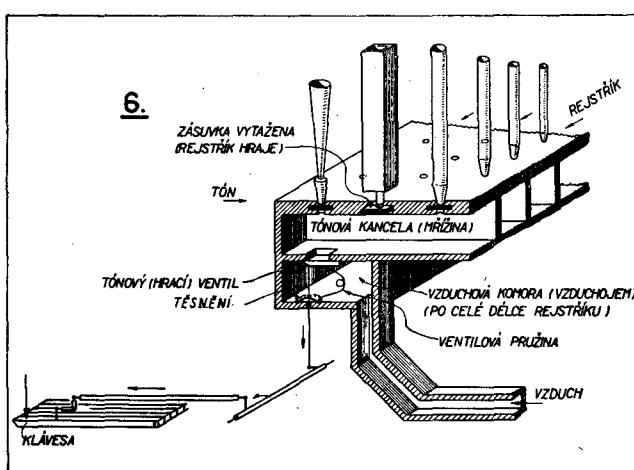C e r p a c i m zařízení rozumíme ventilátor nebo dříve čerpací měch, jehož se dodnes používá tam, kde není elektrický



Pomůcka pro zaostřování

Zaostřování u zvětšovacího přístroje fotografického je zvláště obtížné, je-li negativ příliš krytý, neostřý, nebo není-li promítaný obraz z nějaké jiné příčiny dost výrazný. Vypomáháme si tu, jak je známo, loupou, ale potíž je v tom, že se musíme dívat hodně se strany, jinak si obrázek začleníme hlavou. Šikmý pohled připouští však jen lupa s poměrně dlouhým ohniskem, která tedy zvětšuje málo a mnoho nám nepomůže. — Před časem byla v prodeji zaostřovací pomůcka tak jednoduchá, že jsme ji hravě napodobili a přesvědčili jsme se tím o její účelnosti. Jednoduchý stojánek, zrcátko a lupa v úpravě, kterou nás snímek dokonale popisuje, dovoluje zaostřit negativ temný, až do neprůhlednosti, a to i v temné komoře s velmi jasním světlem.

Podstata vylije výkres. Bod A negativu se promítá zvětšovacím přístrojem do bodu A' na zvětšovací ploše. Paprskům, které k němu směřují, dáme do cesty zrcátko, skloněné od vodorovné roviny o úhel α . Zrcátko vytvoří skutečný, ale neviditelný obraz bodu A v bodě A' ; pouhým okem bychom jej viděli, kdybychom do této místa vložili desku z matného skla. To by mnoho nepomohlo, je-li obrázek temný a není-li možné dívat se na něj hodně zblízka. Dáme-li však před něj lupa, která značně zvětšuje, uvidíme obrázek velmi přesně, a to i tenkrát, když stínítko — matnice — chybí.

Stojánek našeho přístroje byl ulit z hliníku podle dřevěného modelu, ale můžeme jej udělat i z plechu nebo jen ze dřeva. Lupy s ohniskovou délkou asi 3 cm, tedy zvětšující asi 10krát, jsme získali z rozbitého exposimetru justofot, dokonce už s vhodným tubusem, který stíní postranní světlo. Její úkol zastane jakákoli spojná čočka s uvedenými vlastnostmi; optické závody mají na pr. brýlová skla s 30 až 40 dioptriemi, která se nám hodí, nebo běžné lupy v držátkách. Tubus upravíme třeba z pertinaxové trubky a upěvníme na tyčinku, pro niž je ve stojánku otvor se statěm šroubkem, abychom přístroj mohli nastavit. Zrcátko je obyčejné nebo vroušené, kruhové nebo čtvercové, asi 50 × 50 milimetrů. — Při stavbě si dobře prohlédněte výkres, který obsahuje všecko podstatné. Zrcátko je od vodorovné roviny skloněno o úhel α , na našem přístroji je to asi 25°, ale přesná hodnota nemusí dležet; jde jen o to, abychom obrázek vhodně odchýlili z cesty paprsku. Osa tubusu a tedy lupy se pak od svíslé osy odchyluje přesně o úhel 2α a směruje do středu zrcátko. Lupa sama

proud. Ventilátor nassává vzduch a dodává jej buď do zásobního měchu (který jej rozvádí do regulačních měchů pro jednotlivé vzdūnici), nebo u menších strojů přímo do měchů regulačních. Výkon ventilátoru musí být takový, aby tlak nekolísal ani při plných akordech v plenu, kdy spotřeba vzduchu je největší. Ventilátor bývá umístěn blízko varhan, a zásadně má nassávat vzduch z prostoru, kde varhany stojí, nebo aspoň stejně teploty, jaká v onom prostoru je. Jinak je nebezpečí, že ladění bude kolísat podle rozdílné teploty vzduchu a na ní závislé rychlosti zvuku. — Místo ventilátoru se dříve používalo čerpacího měchu, a to klinového. Jeho horní deska přiléhala přímo na spodek měchu zásobního, který byl v tomto případě nezbytný. Uváděl se v činnost zpravidla šlapáním na trámec spojený s dolní deskou; proto klinová forma, která je nevhodnější pro tento způsob pohoru.

(Dokončení.)




je od zrcátko vzdálena o výšku středu zrcátko nad zvětšovací plochou, a k tomu ještě přistupuje její ohnisková délka. Lupa je posuvná, abychom ji mohli přesně nastavit, a to učiníme takto:

Jako zaostřovací negativ vezmeme nějaký nepotřebný, hodně tmavý. Vyryjeme do něho holici čepelkou sítí velmi ostrých čár, pokud lze krížem. Negativ vložíme do zvětšovacího přístroje, nastavíme asi tak velký obrázek, jaký se nám vyskytuje při nejmenších zvětšeních, a zaostříme co možná nejpřesnější obyčejným způsobem, třeba s loupou. Pak vložíme na zvětšovací plochu stojánek, a lupa posuneme tak, až uvidíme v ní zcela ostrý obrázek. (Vede hlavního obrazu čáry vidíme dva slabší, vedlejší, vzniklé odrazem na horní straně skla zrcátko.) Už přitom se přesvědčíme, jak výkonná je pomůcka; nejenom že nám prozradí, zda čepelka rezala skutečně ostře, nebo zda skoro mikroskopicky želatinu vytřávala, ale ukáže velmi jasně i zrno negativního materiálu, i když byl vytvářán obvyklou jemnozrnou vývojkou. Podle toho můžeme zaostřovat nejpřesněji, a při plném otevření zvětšovacího objektivu si zkusíme, jak malý pohyb zaostřovacího šroubu už zrno rozmaže, a jak je tedy zaostřování citlivé.

Vysvětlení citlivosti je snadné: soustava lupa — objektiv tvorí vlastně mikroskop, jímž prohlížíme negativ. Je-li zvětšení objektivu na pr. 5× a lupy 10×, je celkové zvětšení 50×, a to už stačí na velmi přesné zaostření.

Josef Šimr, Děčín

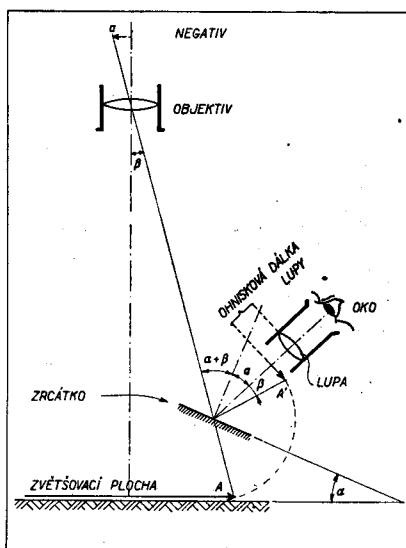

ZREDAKČNÍ POŠTY

Ještě nezvyklá porucha

Děkuji za vysvětlení nezvyklé poruchy v RA 11, str. 266. Pokles napětí má opravdu škodlivý vliv na činnost oscilátoru a vět kmity vysadí. Celek pak vypadá, že přijímající hráce jen v určité hodiny. Ale má to háček.

Chtěl jsem vědět, jak velká emise triody ještě musí být, aby oscilátor pracoval ještě tak, tak. Vyzádal jsem si proto dočasnou ECH11, abych ji dal vyzkoušet. Přitom jsem si musel vyslechnout nárrky majitele aparátu. Stěžoval si na velké množství poruch, které byly zesilovány tak silně, že pomalu přehlušovaly příjem. Sám jsem si to při zkoušce ověřil.

Elektronku jsem vyzkoušel na novém měřidle a zjistil jsem, že trioda má 50% emisi, zatím co hexodový systém dokonce 80%. Tento nepomér mne vedl k závěru, že v zapojení není něco v pořádku. Byl bych spíše věřil, že hexodový systém bude více vyčerpán, protože je více namáhan.

Vzal jsem si z domu měřidlo a šel jsem si ověřit hodnoty a zapojení. Při činnosti radia jsem zjistil, že mřížkový proud oscilátoru už není konstantní (závisí na hodnotě C'), ale že se neustále mění v rytmu poruch. Oscilátor sice nevysazoval, ale dával naději, že tak brzy učiní.

Podaloval jsem se na tlumicí odporník v anodě oscilátoru, ale když jsem uviděl toleranci 2% a solidně velký odpór, chtěl jsem upustit od přečtení jeho hodnoty. Nedalo mi to však, a tu jsem zjistil nezvykle malou hodnotu 22 kilohmů. Ihned jsem jej nahradil novým a byl jsem velmi překvapen. Přijimač hrál normálně a poruchy záříkem vymizely. Také zkouška mřížkového proudu oscilátoru potvrdila, že proud je už konstantní. Druhé překvapení jsem zažil, když jsem měřil hodnotu odporu. Měl s bídou 18 kilohmů.

Závěr je jasný. Pokles sítového napětí měl velkou odezvu na anodě oscilátoru důsledkem malého odporu. Napětí se prudce měnilo a dávalo vznik silným poruchám. Velké napětí na anodě oscilátoru mělo za následek rychlé opotřebování elektroniky. Malý tlumicí odpór nedával možnost snadnému naskočení oscilátoru.

V době velkého zatížení sítě napětí stále klesalo a oscilátor vysadil. Vysazení umožnil zase příliš malý tlumicí odporník.

František Jelínek,
Bystřice pod Hostýnem

Nezvyklá zpětná vazba


Před nedávnem se mi dostal do rukou běžný přijímač německé výroby. Byla to dvoulampovka se zpětnou vazbou a s buzeným reproduktorem. Přijimač nehrál. Po otevření skřínky jsem zjistil, že je uvolněna čepička detekční elektronky AF3. Chybou jsem opravil (pro zajímavost: Při opravování jsem původní čepičku někam založil a musil jsem ji nahradit patkou žárovky do baterky — a tato improvizace úplně využívá): dvoulampovka sice začala hrát, ale velmi slabě. Přednes však byl ku podivu věrný, ovšem poněkud hlouběji zabarvený. Hledal jsem chybou v elektronkách, reproduktoru, cívkové soupravě, závěrních prvcích, ale marně. Všechna napětí byla normální, alespoň jsem ani žárovku, ani doutnavkovou zkoušecí žádoucí odchylku nezjistil. Případ vypadal úplně beznadějně. Ale na chybou jsem přece přišel. Poruchu způsobil odtržený přívod k plus-polu druhého filtráčního elektrolytu, viz náčrtek. Nepřišel jsem na to hned, poněvadž vadné místo bylo skryto za odporovou destičkou a přívodní drát byl vlastní pružností tlačen k okysličené vývodní ploše. Po odstranění poruchy se přijímač zase rozehrál v plně síle.

Theoreticky si tuto chybu vysvětluji vznikem mohutné záporné zpětné vazby průdem emisního proudu detekční i koncové elektronky společným odporem, zde budicím vinutím reproduktoru. Je zajímavé, že pro dostatečnou filtrace stačil jeden elektrolyt, a že při odpojení druhého nevrzel přijímač zbytkovém střídavém napětí.

Uvádím ještě náčrtek chybnejho obvodu.

Je možné, že se podobná porucha vyskytne častěji, proto Vám o ní podávám zprávu.

Milan Staněk, Kovářova 210, Město Žďár.

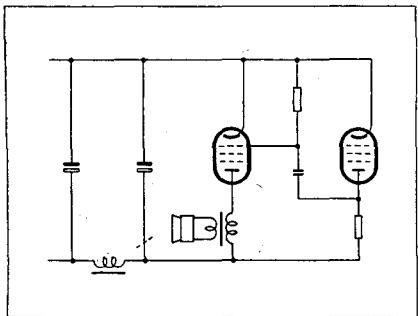

Rozdělení kapacit v napájecím filtru

S použitím elementárních vzorců pro filtrační účinek v obyčejném filtru L-C pro usměrněný napájecí proud nalezl jsem vztah:

$$E_2 = 1,5 \cdot I \cdot 10^6 \cdot \omega^2 C_1 \cdot C_2 \cdot L$$

kde E_2 je brucivé napětí na 2. kondensátoru (za tlumivkou, postup od usměrňovačky), I je odebíraný proud v mA; ω je kruhový kmitočet střídavého zbytku, u dvojcestného, pro nějž platí uvedený vzorek, činí 628; pro jednocestný mění se faktor 1,5 v hodnotu 4 a $\omega = 314$; C_1 a C_2 jsou kapacity v μF prvního a druhého filtračního kondensátoru filtru, počítající od usměrňovačky; L je indukčnost sítí tlumivky v henry. Uvedený vzorek platí za týchž předpokladů, jako zjednodušené vzorce pro filtr L-C, t. j. resonanční kmitočet soustavy L-C musí být značně menší než je kmitočet střídavého zbytku.

Brucivé napětí je pro dané I , L , nejménší (a tedy filtrační účinek největší), je-li součin $C_1 \cdot C_2$ největší. Protože s mikrofarydy šetříme, dosáhneme z jejich určitého celkového počtu nejlepší filtraci tenkrát, bude-li $C_1 = C_2$. To vede na př. k požadavku vyměnit nebo doplnit na plnou kapacitu vždy ten z obou kondensátorů filtru, který více poklesl (vypařováním elektrolytu; stárnutím). Zvlášť důležité je řídit se pravidlem stejných kapacit při používání kondensátorů papírových, ne elity. Tam totiž jsou μF nákladné a rozdírně, voliváme je poměrně těsně, a zisk ze šetření uvedené zásady může být podstatný.

(Pisatel této zprávy opomněl uvést své jméno na příspěvku.)

Kombinovaná zpětná vazba

V zapojení zosílovača s kombinovanou zpětnou vazbou, v Elektroniku 11/1950, od inž. O. Hornu, vyněchaný je káthodový odpor $1,5 \text{ k}\Omega$ pre prvý 6SN7 v prievede neg. zp. výbaze od sek. výstupného transformátora. — Výstupný transformátor má jádro asi 4 cm^2 . Koncové elektronky sú asi 8 W pentody (typ EL2), ostatné nf triody (typ AC2), prvá elektronka může být pentoda. Předpáteje $-1,5 \text{ V}$ sa najednoduššie získa zo suchého článku $1,5 \text{ V}$.


Intermodulačné skreslenie asi 2% proti 40% u bežných zosílovačov. Pre nahradu elektróniek inými typmi treba však prekontrolovať obvody zpětných výbaze.

Děkuji jubilejnému ročníku, i do dalších, mnoho úspechov praje

Ambróz Škrovánek, posl. el. inž., Bratislava

PŘIJIMAČ

s věrným
přednesem
a větší citlivostí

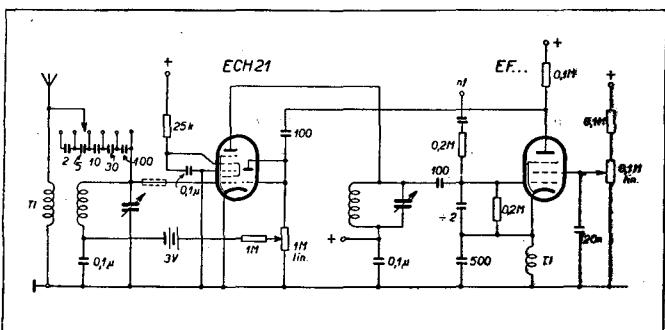


V Elektroniku č. 9 1950 jste uveřejnili přehledné návod na přijímač s věrným přednesem. Udělal jsem si jej s určitými změnami (vynechána nf část), jako rozhlasový doplněk ke gramofonnímu zesilovači. Postrádal jsem však citlivost svého dřívějšího zpětnovazebního audionu; proto jsem vyzkoušel zapojení, které zachovává výhody diodové detekce a širokého přenášeného pásmá, má však možnost odtlumení anodového obvodu v elektronky zpětnou vazbou a tím zvětšení citlivosti. Předkládám vám jí k posouzení se zjednodušeným i úplným schématem.

Podstata. Signál z antény je zesílen v stupni s lajdoucí anodou. Anodový obvod je mřížkovým obvodem detekční elektronky, zapojené jako zpětnovazební audion. Nf napětí se však neodbírá s anody, nýbrž s mřížky. Tím jsou výhody diodové detekce zachovány, resp. rušivý vliv anodové detekce vyloučen.

Pokusil jsem se sestrojit zapojení s jedinou sduřenou elektronkou ECH21 (heptoda na vf, trioda na det.), avšak zpětná vazba nasazovala tvrdě a lepila se, heptoda nebyla stabilní.

Použil jsem tedy na detekci staré EF9. Pravděpodobně vyhoví každá vf pentoda, která je schopna v potřebném kmitočtovém rozsahu kmitat. Na vf stupni jsem ponechal ECH21 (trioda zapojena jako dioda).

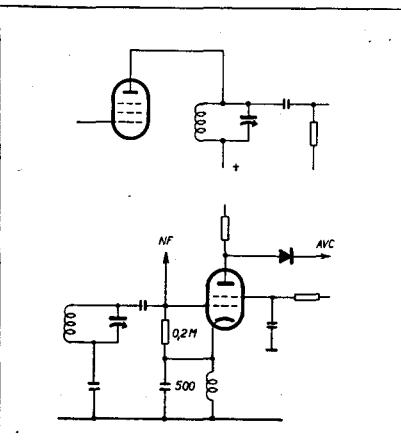Zpětná vazba je Collpits podle Vašeho návodu, avšak řízení napětím stínící mřížky, aby nerozložovala. Je vlastně způsobována triodovou funkcí EF9 (stín. mřížka jako anoda).



Zesílené vf napětí na anodě EF9 bylo použito k AVC. Usměrnění obstarává triodový systém ECH21. Stupeň AVC je možno řídit potenciometrem $1 \text{ M}\Omega$. Protože není možno získávat předpětí pro vf elektronku káthodovým odporem ani úbytkem napětí na jiném odporu, aby dioda neměla předpětí, použil jsem dvou suchých článků (malá válcová baterie 3 V).

Zapojení vyhovuje. Vypnutím zpětné vazby je možno přejít k širokému pásmu, žádoucímu pro dobrý přednes, ježim utažením se získá slušná citlivost, podle mého názoru lepší než u běžných superhetů. Jediné AVC by měla být účinnější.

Ivo Voráček, Praha VII

Vakuum nebo thermická emise?

Před časem jsem si opravoval přijímač Philips - 516. Byla v něm vadná koncová elektronka EBL 1. Zakoupená nová elektronka hrála zprvu dobře, po pěti minutách začala však

skreslovat. Při hledání příčiny této nové pochody bylo naměřeno na řídicí mřížce 11 V kladného napětí. Podezření na svod vazebního kondensátoru bylo neoprávněné: kladné napětí zůstalo i při odpojení onoho kondensátoru. Elektronku jsem vrátil prodejci jako vadnou. Vyměněná elektronka měla touž chybu, napětí bylo jen +5 V. Další výměna se mi teprve nevyplatila, dostačoval jsem elektronku, která měla 16 V kladného napětí. Vrátit jsem ji už nešel a začal jsem uvažovat o příčině.

Kdyby to byla chyba izolační, na příklad mezi G1 a G2, pak by se projevovala hned po zapnutí. To se však nestalo. Další možnosti jsou ještě tři, a to:

Možnost sekundární emise řídicí mřížky; ta by však nebyla pravděpodobně tak velká, neboť napětí na řídicí mřížce bylo měřeno voltmetrem na rozsahu 150 V a jeho vnitřní odpor byl 1000 ohmů na volt, což je 150 000 Ω . Proud voltmetrem při měření u první elektronky byl přibližně 73 μA , u druhé 33 μA , a u třetí byl největší, 106 μA . Možnost sekundární emise tedy odpadla. Zbyly další dvě možnosti — nedobré vakuum nebo thermická emise řídicí mřížky.


Přiklonil jsem se k vakuu a pokusil jsem se opravit je „zahříváním“, které popisoval inž. Lupínek v Elektroniku, č. 12/1949, str. 270. Výsledek byl slabý. Naměřil jsem jen 14 voltů. Proto jsem onu elektronku riskoval a provedl jsem tento pokus.

Onu nešťastnou EBL 1 jsem vydal z přijímače a na patce jsem zapojil jen žhavení. Toto však dostávalo napětí 8 V místo 6,3 V. Na řídicí mřížku jsem přivedl přes potenciometr 1000 Ω kladné napětí, jehož minus pol byl připojen na káthodu, obrázek 1. Velikost přiváděného napětí jsem zvětšoval tak dlouho, až se první mřížka rozpářila do jasně červeného žáru. Doba žhavení byla asi 15 vteřin, v které jsem getr této opravované elektronky zahříval plynovým kahanem. Po vychladnutí jsem postup opakoval, načež při zkoušce v přijímači jsem naměřil jen 6 V.

Toto byl již velký úspěch; zkusil jsem pak opět je „zahřívat“ a to tak, že jsem spojil G2 s A, ve jejmí okruhu byla žárovka 60 W/220 V. Napětí na anode 200 V, řídicí mřížka dostávala minus 6 V. Obě diody byly spojeny s káthodou. Délka zahřívání byla asi 10 hodin. Na žhavení bylo rovněž 8 voltů. Zapojení obrázek 2.

Při měření v přijímači se potýkala elektronka ukázala vylečená bez vady. Zprvu jsem pochyboval o její životnosti, ale ani to nevyšlo. Běží totiž v onom přijímači již rok a půl, a je stále dobrá.

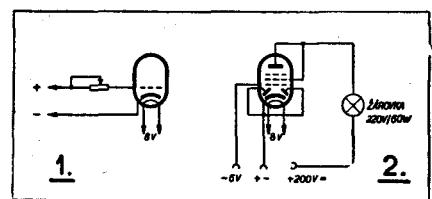Po stránci fyzikální vysvětluji si závadu tím, že při montáži elektronky se dostačovala emisní pasta z káthody na řídicí mřížku. Při zahřívání káthody se ohřeje i mřížka a začne slabě emitorovat. Tím se záporně předpětí vyrovná nebo



jde do kladných hodnot, anodový proud proto stoupne, ohřeje se anoda, od té opět míříka, a výsledkem lavinovitého vzniku anodového proudu je zničení elektronka, na povrchu skoro nasyceného proudu.

Tím, že míříka byla vyhříváta do jasné červené žáru, vypadala se z ní emisní vrstva do okoli a vzniklé plyny byly pohlceny zahřátým getrem. Zhoršené vakuum a případně slabě otrávená kathoda byly zahříváním opraveny. Při tomto postupu se totiž na povrch kathody vylučuje čisté kovové barium, které opět kathodu zlepší.

S touto chybou se snad i čtenář Elektronika setkal, a mají teď možnost pokusů elektronku opravit — nebo též odpravit, neboť učený z nebe nespadne, a i štěstí je tu potřeba.

Vít. S. Štríž, Frýdek, Dukelská 923

Z REDAKCE

Redakce i redaktor dostávali k vánocům i k Novému roku denně několik pozdravů zblízka i zdaleka, na lístcích, i v dosti dlouhých dopisech. Mnohé z těchto projevů přátelství jevily tak hlubokou náklonnost k našemu časopisu, že kdyby nebylo předvánočního shoru a neodkladné práce, spojené s přípravou slavnostního čísla, byly bychom jim všechnou odpověděli jednotlivě. Omlouváme se, že jsme to neučinili. Výpravnost i obsah slavnostního čísla necht jsou dokladem, že i my v redakci máme rádi čtenáře Elektronika. Všem ještě jednou přejeme šťastný letosní rok. Příseme to dva dny před Štědrým dnem, a jen nezbytný předstih, který redakce musí mít, aby nás náročný obrázkový časopis byl včas vytíštěn, závěrnuje, že se naše přání dostává ven trochu příliš „dodatečně“.

x

Čtenáři, kteří potřebují radu nebo vysvětlení od autora některého článku v Elektroniku, mohou poslat dotaz na jméno autorovo do redakce. Dopis bude autorovi postoupen obratem, a to neotvoreně. — Tazatelé jistě usnadní práci svým rádcům tím, že budou psát věcně a stručně, čitelně perem nebo strojem, v dopise uvedou svou adresu, a kromě známkování zpětné obálky připojí na úhradu režie nejméně 20 Kčs. I tak musí tazatelé pokládat ochotu, s níž jim autoři odpovídají, za dar; nebudou proto žádat, aby byl příliš velký. Všichni spolupracovníci, kteří do Elektronika пишут, pracují i jinak plně a odpovědně, a nebylo by vhodné připravovat je o zasloužený oddech po práci žádostmi o výpočty transformátorů, o návrhy zapojení a o jiné náročné práce. V takových případech snáze pomůže zkušenější kolega nebo instruktor závodního klubu, a i poté bude zájemce připraven vykonat větší díl práce sám, jak je to ve shodě se studijním zaměřením každého učedního čtenáře. Také redakce prosí — její technické poradné dochází dotazů nejvíce — aby se tazatelé řídili uvedenými zásadami i při dopisech redakci, a vysvětlí si naším zájmem o neodkladné práce pro časopis, bude-li některý příliš vybočující dotaz vrácen s omluvou, že jej redakce nemůže zodpovědět.

x

Došlo nám několik dotazů, zda obálku, použitou pro slavnostní první číslo 30. ročníku, bude nás časopis nosit po celý rok. Nebude, jak jste viděli už na tomto sešitě. Při značném nákladu značila by to pro každý sešit nový drahý štětek, zvýšené zatížení tiskárny, a i když některí čtenáři shledali obálku krásnou a libovou v nejlepším smyslu slova, ztratila by opakováním svou poutavost. — K dotazům, zda se dva stáli spolupracovníci redakce skutečně vyskytují ve dvou osobách, sdělujeme, že je tomu tak bohužel jen na zmíněné obálce.

x

Potřebitelný zájem jak o předplatné, tak o starší číslo Elektronika, která jsme nabídli zájemcům lístek, vloženým do 12. čísla loňského ročníku, se projevil množstvím objednávek.

Administrace se omlouvá, že je nemohla všecky vyřídit hned; některí objednateli museli proto několik dní čekat. Z organizačních důvodů žádalo také administrace u větších objednávek zaplacení předem, objednatel dostal v tom případě nejprve složenku. Po dojetí platu byla objednaná čísla expedována a dnes jsou již v rukou čtenářů, kteří o ně žádali. — Mnohá z čísel, nabízených lístekem v č. 12., jsou již rozebrána (2, 3/1940; 3/1942; 1—2/1945; 2/1946 a 10/1948), zato jsme objevili malou zásobu čísla 2/1948, které si proto zájemci mohou datečně objednat za 15 Kčs. Děkujeme čtenářům za porozumění pro obtíže, způsobené nárazem prací okolo Nového roku; nadále budou jejich příkazy vyřizovány bez zdržení.

K PŘEDCHOZÍM ČÍSLŮM

O varhanách
(č. 1/1951, str. 27)

Poměr 3:4, uvedený jako tercie v druhém odstavci levého sloupce, přísluší správně kvartě. Tercie má poměr kmitočtu 4:5. (Chyba vznikla v redakci.)

Laboratorní přístroj z výprodeje
(č. 1/1951, str. 25)

Zkuste vestavět přístroj do téze krabičky, ale napříč. Ručka může být pak 90 mm dlouhá a stupnice téměř o polovici delší než u popsané úpravy.

Asynchronní motorek na jednofázové síti
(k dodatku, otištěnému v č. 12/50, str. 290.)

Byli jsme upozorněni, že motorek, zapojený způsobem podle obrázku 2 na str. 290 v loňském čísle 12. čísle, odebírá značný proud, hřeje a méně táhne, kdežto způsob na obrázku 2 v č. 12/50, str. 236 vyhovuje. Vyzkoušeli jsme obojí způsob na svém čtyřpolovém motorku, a uvedené okolnosti se potvrdily. Zapojení z č. 12 je tedy pochybně a doporučujeme zájemcům, aby ho použili jen po důkladném ověření, ev. kontrole ampérmetrem.

NOVÉ KNIHY

A. H. Maznin, A. V. Nětušil, E. P. Parini, Vysokočastotný magnetický elektrotechnik a poluprovodníkový (Vysokofrekvenční ohřev dielektrik a polovodičů). Vydal Goseněrgizdat, Moskva, 1950. 236 stran. Cena 13 r. 75 k. — Kniha je určena pro elektrotechniku a technology, pracující ve výrobě a využitkování výrobků, zařízení. Jsou v ní hlavní zjevy, které se vyskytují při výrobě dielektrik a polovodičů, schématika generátorů a zařízení, i popisy několika průmyslových zařízení; dále základní vztahy pro výpočet elektronkového generátoru a ukázky jeho využití.

x

B. I. Koroljov, Osnovy vakuového mimořidného vakuového (Základy vakuové techniky). Vydal Goseněrgizdat, Moskva, 1950. — 240 stran. Cena 8 r. 65 kopek. — Kniha je věnována popisu techniky vysokého vakuu, jeho určení, výpočtu a zařízení vakuových systémů. — Je určena za učební pomocík pro posluchače techniky a pro techniky pracující ve vakuové technice.

x

Osnovy radiolokací a telekomunikací (Základy radiolokaci a telekomunikací). Tom. I. Vydal Oborongiz, Moskva, 1949. — 516 stran. Cena 17 rublů. — Tato kniha je pomůckou pro studium základů radiolokace. Je určena pro inženýry, technický personál, účastníky kursů a pr. Je věnována výkladu fyz. pochodů v zařízeních radiolokacioních stanic a také popisu jejich zařízení a zařízení. Má dvanáct kapitol: Základy elektrotechniky, Neliniové kmity, Elektronky a jejich použití. Speciální zapojení. Zapojení eliminátorů. Zapojení zesilovačů a generátorů.

Obrazové elektronky. Zapojení kathodových osciloskopů. Vlnovody. Resonátory. Generátory ultrakrátých vln. Antény. — Látka je zpracována bez použití vyšší matematiky a proto dostupná i amatérům se střední průpravou.

x

V. S. Grigorěv a B. S. Grigorěv, Elektronické i ionný přístroje (Elektronika a doutnavky). Svazek 1. — 328 stran. Cena 10 r. 50 k. — V knize jsou vyloženy principy konstrukce, působení a fyzikální jevy v elektronkách a doutnavkách.

Jan Ludvík

OBSAHY ČASOPISŮ

KRÁTKÉ VLNY

Č. 12, prosinec 1950. ČAV na novou základnu s čistým štítem, dr. Vlad. Lenský. — Amatér vysílači na II. kongresu MSS, inž. dr. M. Joachim. — K zákonu o telekomunikacích, M. Sviták. — O vstupním šumu přijímačů, dr. J. Bednářík. — Rozvádění amatérských pásem, inž. A. Hruška. — Měření indukčnosti tlumiček se železným jádrem, inž. K. Špičák. — O nestabilitě v stupni ve vysílačích, Ralf Major. — Barevné panely, St. Koc. — Související řešení elmg vln s počasím. — Hertzovy pokusy novým způsobem, dr. inž. M. Joachim. — Trivelektronkový buďec pro 1,75—50 Mc/s, F. Petrásek. — Kontrola modulace, J. Hekeřle. — Z.

SLABOPROUDÝ ODPOR

Č. 9, listopad 1950. — Úvod do praxe širokopásmových zesilovačů, J. Bednářík, J. Daněk. — Užití operátorového počtu při výpočtu širokopásmových zesilovačů, Mg.Phys. L. Pekárek. — Pomocné elektronické zařízení k ionizačnímu manometru, inž. Č. Šimáně. — Z.

ELEKTROTECHNICKÝ OBZOR

Č. 17—18. Září 1950. — Zkoušení synchronních generátorů, prof. inž. dr. J. Bašta. — Optimální a trvanlivý závit nakrátko, inž. Z. Kotek, inž. B. Novotný. — Proudové zatížení hliníkových a měděných přípojníc, Jiří Nevrátil. — Z.

Č. 19—20. říjen 1950. — Stavba atomu a struktura hmoty, L. Pekárek. — Jednopólový zkrat a proudy v uzlových vývodech transformátoru, inž. Slavoj Pacák. — Přepočet asynchronního motoru pro odlišný výkon, kmitočet nebo vzduchovou mezeru nebo chlazení, F. Babák. — Elektrické pole v trubkových elstest odlučovacích, inž. dr. J. Böhm. — Přístroj pro nepřímé měření vln do 250 kV, inž. V. Kubec.

TELEVISION ENGINEERING

Č. 11, listopad 1950, USA. — Logika v udržování televizních vysílačů, J. B. Ledbetter. — Nový způsob pokovování keramických hmot, H. J. Nolte a R. F. Spurck. — Výroba tištěných obvodů, R. G. Peters. — Kódování televizního vysílání, Ira Kamen. — Z hospodáření obsluhy TV vysílače, R. A. Isberg. — Diagramy diskontinuitního ladění koaxiálních linek, J. G. Stephenson. — Použití miniaturních pentod v televizních přijímačích, P. B. Lewis. — Kontrola jakosti ve výrobě elektronek a součástek, E. M. Jeffery. — Z.

WIRELESS WORLD

Č. 11, listopad 1950, Anglie. — Návrh skříně pro reproduktory, D. E. L. Shorter. — Vstupní obvody pro přenosky, R. L. West, S. Kelly. — Ladění proměnných filtrů, návrh pro 1 a mf stupně, A. B. Shone. — Tolerance a chyby. — Televise s velkým dosahem, T. W. Bennington, R. Morris. — Generátory s posuvem fáze, W. G. Raistrick. — Sdělování na 460 Mc/s, E. G. Hammer. — Halúv zjev a jeho použití pro měření B. — Televizní obrazovka s sedmým filtrem (zvětšení kontrastu).

RADIO AND HOBBIES

Č. 7, říjen 1950, Austrálie. — Nadvodivost a isotopy. — Elektronový mikroskop malých rozměrů. — Vliv slunečních skvrn na denní život, Calvin Walters. — Tištěné ladičky součásti televizních přijímačů. — Nová konstrukce pás-

kového mikrofonu. — Opatření diamantových, safirových a osmiových gramofonových jehel. — Cyklotron, nejdůležitější pomůcka v nukleárním výzkumu. — Způsoby použití kryystalových diod. — Radiové řízení modelů letadel, Gil Miles. — Z.

RADIO EKKO

Č. 1, leden 1951, Dánsko. — Prosté, ale jasné přístroje; popis dvouobvodové třílamovky s AVC, jen pro střední vlny. — Koncový stupeň vysílače s el. RS 391. — Generátory s posuvem fáze a s kmitočtovou modulací, G. Niros. — Odstranění poruch, působených zářívky. — Kompensace bručivých napětí v nf zesilovači. — Zápl. zpět, vazba v nf zesilovačích, J. Gjetting.

L'ONDE ELECTRIQUE

Č. 285, prosinec 1950, Francie. — Příspěvek ke studiu sekundární emise a použití k výpočtu tv snímače, R. Barthelemy. — Studie rozdělení prostorového náboje elektronkách, M. Matricon, S. Trouvé. — Současné napájení dvou anten vysílači 100 a 20 kW ve vysílači Toulose-Muret, M. Merlet. — Teorie intermodulace, působené napájením jedné antény dvěma vysílači, V. Familiér. — Nesymetrie šíření vln, studie nezvratnosti, pozorované na dvojsměrné lince Paříž-Alzír, P. Niguet. — O návrhu vý generátorů pro průmysl a vývoj jejich použití ve Francii, M. J. Girardeau.

REVUE TECHNIQUE PHILIPS

Č. 4, říjen 1950, Holandsko. — Isolace kabélů a drátů polyvinyl-chloridem, E. A. J. Mol. — Antibiotické účinky ultrafialových paprsků, J. Voogd a J. Daams. — Saturace fluorescence v obrazovkách pro televizi. A. Bril a F. A. Kröger. — Z.

Č. 5, listopadu 1950, Holandsko. — Nová výbojka, bezprostředně zapalující v seriovém zapojení se žárovkou, W. Elenbaas a T. Holmes. — Světelné spektrum, složené do trojúhelníku, W. de Groot a A. A. Kruithof. — Umístění světelných zdrojů při fotografování za umělého světla, S. Gradstein. — Z.

RADIO

Č. 10, říjen 1950, Polsko. — Výsledky druhého týdne propagace rozhlasu. — Radioamatérská i radiotechnická výstava. — Televisie, XVI, Mgr. inž. T. Bzowski. — Bateriový přijímač pro školu, A. Karczmarczyk. — Základy přijímací, V. — Nové článnky se vzduchovou depolarizací, II. — Přehled zapojení. — Souběh v superhetu. — Tabulka elektronek řady E. — Usměrňovací elektronka žhavená přímo a nepřímo. — Tabulka dB/V.

DAS ELEKTRON

Č. 12, prosinec 1950, Rakousko. — FM demodulátor bez speciální elektronky. — Fotografování bez filmu, elektrostaticky. — Nová výbojka, bezprostředně zapalující v seriovém spojení se žárovkou. — Problemy malého koncového zesilovače, inž. R. Redl. — Kompensátor pro výzkum půdy, dr. Bruno Kunz. — Z.

RADIOTECHNIK

Č. 12, prosinec 1950, Rakousko. — FM i v radiotelegrafii, dr. inž. Hans Sobotka. — Normální tón a normální kmitočt telefonicky, doc. dr. J. Fuchs. — Přenos zvuku pod vodou ve službách novodobého výzkumu, inž. H. Gemperle. — Výroba mikrolektrod pro trpasličí elektronky, dr. Nowotny. — Elektronické bleskové světlo, O. Rieger. — Z.

Č. 1, 1951, Rakousko. — Domácí rozhlasové zařízení s hodnotným přednesem, soubor zásad. — Voltmetr s elektrometrickou tetrodou T 113, B. Pillat, R. Patzak. — Generátor R,C s Wienovým můstekem, D. G. Burkert. — Elektronky, L. Ratheiser. — Americké tv mf zesilovače. — Teorie a praxe transformátoru pro vibrátorový napáječ. — Technika odrušování.

RADIO

Č. 11, listopad 1950, SSSR. — 33. výročí Velkého října. — Sovětský rozhlas v boji za mír, D. Federov. — Velké stavby stalinské épochy. — Početné úkoly radioamatérů, V. Vasiljev. — Magnetofon ME3-Z, M. Jegorov. — Rozhlas národní Číny, Mejl-I. — Radiotehnika ve službách současné fyziky, A. Salomonovič. — Radiové centrály MGSRTU, aparatura 50 W, I. Zlatin, V. Černjakvič. — Ukv superregenerátor. — Jaké potrebujeme elektronky, G. Ivanov. — Gramofonový měnič, A. Šaronov. — Kv přijímač, V. Komylevič. — O dálkovém tv příjmu. — Antena pro dálkový příjem tv. — Pentoda 6AS7, A. Azařan. — Radiotechnický slovník. — Vyhlašovací filtry, výpočet, P. Malinin. — Úprava antenních filtrů.

PRODEJ • KOUPÉ • VÝMĚNA

Přejete-li si otištění insertu v této rubrice, č těte:

Všechny inserty musí obsahovat úplnou adresu zadávajícího. Text piše č í t e l n ī, slova úcelně z k r a c u j e t e tak, aby inserát n e p r e s á h l 6 ř á d e k. U všeho nabízeného zboží, ať nového nebo použitého, m u s í být u v e d e n a c e n a. Údaj ceny slovy „cena podle NÚC“ n e n í p r í p u s t n ý. — C e n a z a o t i š t ě n í insertu v této rubrice: prvních 40 písmen (včetně mezer, rozdělovacích znamének) 26 Kčs, každých dalších 40 písmen, i neúplných (na konci textu) 13 Kčs. Na příp. otištění textu o 75 písmenech, mezerách a rozd. znaménkách stojí 39 Kčs, 120 písmen stojí 52 Kčs, 125 písmen stojí 65 Kčs a podobně. Největší přípustný rozsah textu je 240 písmen, mezer, rozdělovacích znamének. — Cenu za otištění nechť si zadávající vypočítá sám a příslušnou částku přiloží k objednávce insertu, v bankovkách nebo v platných poštovních známkách. Z organizačních důvodů n e m ů ž e m e zúčtovat cenu za otištění dodatečně, poslat složenky k úhradě nebo korespondovat v případě neurčitého textu a p.

Chcete-li, aby vaše oznamení bylo zařazeno, zašlete je tak, aby bylo insertnímu oddělení Elektronika doručeno d o d a t a insertní uzávěrky, udané na poslední textové straně.

Prod. el. v kov. skříně. Nap. nestab. 380 V. Stabil. 40 mA, 70-140-210-280 V. Žhav. 4,6-12,6 V (1300). K. Frola, Praha XVIII, Na Větrníku 1533. 1533

Vyměn. panel. stopky prům. 9 cm za elektr. gramo n. tov. pom. vys. n. přijím. pro všecky vlny i voj. (5000). B. Vondrák, Mokřiny, p. Aš. 1534

Prod. přijim. E10Ka s reserv. elektr. (3000), kup. elektr. motor 1fáz., 220 V, 0,5 kW. Za luxmetr z voj. výpr. dám sadu D11. Jiří Šourek, Ústí n. L.-Střekov I, Litoměřická číslo 824. 1535

Dám oscilogr. 9 cm (12 000), 6lamp. luxus. super Telefunken (6000) a benzín. nabíjecí agregát 18 V 400 W (5000) za piano, event. pianino. H. Šantora, Cáslav 1011. 1536

Prod. kupr. usm. 8 V/2 A, trafo buz. dyn. na jedn. panelu (400). Stehlík, Brno, Švančarová 12. 1537

CC2, CF3, 7, CL2, CY1, 2, AC2, AB1, AL2, 5, AK1, A442, B442, E424N, E438, 442, 444, 449, 453, 499, B443, B443S, RES094, REN904, RENS1204, 1284, 1294, RGN354, 564, 1064, 1801, 1803, 1805, AZ1, AZ11, DS4101, vyměn. za EF22, UCH21, ECH, EB21, EBL1. J. Ševčík, Mn. Hradisko 1538

Prod. el. DF, DCH, DLL21, P2000, P4000 (100), P10 (180), LS50 (300), ECH2, EK2, ECF1, EDD1, 6K7, 6Q7, 6D6, B435N, LD1, LG1, L03, RL24P6. Aku 24 V nife (300), A-metr 1000 mA thermel. (200), V-metr k nabíjení (100), bloky: 1000 μF, 30 V (70). K. Kováč, Olomouc, Bělidla, Libušina 41. 1540

Prod. můstek Omega I (2000). Vl. Keller, Praha XVIII, Pevnostní 22. 1541

Koup. ihned KBC1 a KL4 n. vym. za 100 m igel. kebl. 0,75 mm. J. Šnajdr, Plzeň-Bolevec, Lidická 77. 1542

Koup. malý soustruh. K. Kašpárek, Bedřichov, Hranice, p. Jihlava. 1543

Koup. dob. elektr. KF1, KC3, KDD1 a růz. drub. pomoc. nástroje. Ant. Štemberk, Křemenice 9, Nechvalice u Sedlčan. 1544

Koup. 2krát mř trafo Torotor (MF1 + MF2) a Torotor stupnice komplet. V. Kocourek, Praha-Bohnicke 245. 1545

Koup. knihy: Čs. přijímače a Ing. Pacák: Fyzikální základy radiotechniky I, II. Prod. m-A-metr rozs. 0,5 mA s nulou ve středu, prům. 60 mm (900). J. Straka, Malacky 909. 1546

Koup. n. vym. za včely elektr. DDD11, DF11, DAF11, DCH11. Siroň, Bystřice 46, p. Bělá n. Radbužou. 1547

Prod. komplet. vibrátor 2,4V-150 V (1000). Koup. dobrý gramomotor s talířem. Frant. Kohel, Strakonice II, č. 395. 1548

Zkoušec elektr. s elim. a s měr. od 5-50-500 voltů a mA. Odběr ss a st pr. 10 druhů od 14 do 110 V, prod. (2250). Příbor, Kamír, schr. 38. 1549

Koup. různé plechy velik. 2,5 + 3×150 + 80×8000 mm, nebo nerez 1,5 a větší počet nerez. plechů 0,6 až 8 mm. O. Holint, Hořátev, p. Nymburk. 1550

Prod. Sonoretu (2500), 4krát. dyn. reprodu. s ozvuč. (450). V. Kučera, Babice u Uher. Hradiště. 1551

Koup. hlin. plech 1 až 2 mm, pertinax 1 až 5 mm. Prod. el. 6F6 (225), PV12P4000 (125) a Sonoretu (1850). O. Dvořák, Určice u Prostějova. 1552

Koup. školu Ing. M. Pacák, Zesilov. z č. 11 a 12 t. r. potřeb. techn. poradu. Bedř. Tonar, Michle, Baarová 394. 1553

Pred. osc. 5650 (3000), LB8 (700). Vanák, Čachtice 3, Slovensko. 1554

Pred. Torotor sup. 10, 20, 40, 80 m, kompl. (1500), výst. trafo p. p. 40 W (300), 2krát 6L6G (po 350), 2krát LS50 (po 380), PV200/600 (180), EZ2 (150), 6H6 (130), 6J5

Kdo a za redakci odpovídá Ing. Miroslav Pacák

Tiskne a vydává ORBIS, tiskařské, nakladatelécké a novinářské závody, nár. podn., v Praze XII, Stalinova 46. Redakce a administrace tamtéž. Telefon číslo 519-41-539-04; 539-06. Telegramy Orbis - Praha. ● „Elektronik“ časopis pro radiotechniku a obory příbuzné, vychází 12krát ročně první středě v měsíci (změna vyhrazena). Cena jednoho výtisku Kčs 15,— předplatné na celý rok Kčs 160,— na ½ roku Kčs 82,— na ¼ roku Kčs 42,—. Do ciziny k předplatnému poštovné: výši sdělí administrace na dotaz. Předplatné lze poučíti v platném lístku poštovní spořitelny, čís. účtu 10 017, název účtu Orbis-Praha XII, na složence uvede číselnou a úplnou adresu a sdělení: předplatné „Elektronika“.

Otisk v jakékoliv podobě je dovolen jen s přesným svolením vydavatele a s uvedením původu. ● Nevyzádané příspěvky vrací redakce, jen byla-li přiložena frankovaná obálka se zpětnou adresou. ● Za původnost a veškerá práva ručí autor příspěvků. ● Otiskované články jsou připravovány a kontrolovány s největší pečí; autori, redakce, ani vydavatel nepřijímají však odpovědnost za event. následky jejich aplikace. ● Křížkem (+) označené texty zařadila administrace.

Přistí číslo vyjde 7. března 1951.

Red. a insert. uzávěrka 17. února.

Jednota

SPOTŘEBNÍ DRUŽSTVO, JESENÍK

může posloužit bohatým výběrem
radiosoučástek a elektromateriálu
ze závodů jež likviduje

NA POŽÁDÁNÍ ZAŠLEME SKLADNÝ SEZNAM A CENÍK

1124

PŘIJME S E větší počet radio-elektromechaniků - elektroinženýrů - vývojářů - konstruktérů - kresliců - vyšších a nižších průmyslováků. Ubytování pro svobodné zajištěno.
Nab. p. zn.: „Východní Čechy S 1338“ na Propag. Praha I./566.

1125

Vym. UKW přij. i schema FuG16 rozs. 7-8 m, el. RL12P35, LD1, RL2, 4T1, RL2, 4P2, LG4, RV2, 4H300, SD1A za př. MWEc, Torn Eb, el. gramomotor, el. RD2, 4Ta, RV12P3000, 1LNS, RL12T1, RL2, 4P3, RG12D300, Ra roč. 1938—40. Jos. Otta, Tovačov, Široká 90. 1576

(150), trial 500 (100), trial 500 (200) telegr. klíč Ryska (100), kuprox 120 V/60 mA (180), 2krát 11pól. prep. (po 80). R. Vítkovič, Prešov. pošt. schr. 37. 1555

Koup. lampy pro bater. přijim. Nora KDD1, 2× KF4. Karel Pošta, Nová Ves 18., d. Háje u Duchcova. 1556

Prod. RVP2001, RV2, 4P700, 25A66, 6F7, 6E5, 6K7, 6A8G, RV2P800, RV8P800, RG12D2, RV12P4000, AF7 (á 160), WGL2, 4a (250), Inž. J. Svátek, Praha VI, Libušina 5. 1557

Prod. VA-metr, 3, 30, 300, 600, V-ss. 30, 60, 300, 600, V-stř., 30, 60, 300, 600, mA-ohmmetr do 20 KΩ, amat. (800) M. Bouček, Praha XVIII, 275. 1558

Prod. RA roč. 1941, 42, 45, 46, 47, 48 orig. váz. a roč. 49, 50 brož. Vše nové (1250). Kettner, Znojmo, Zborovská 14. 1559

Prod. autorad. (8000) souč. na autorad. (1800), Oscilogr. (10 000). K. Mihula, Přerov, Bratrská 7. 1560

Prod. soupr. Efona 460 (800), el. EF12, 9, EL3 (200), ECH4, EB11, 2×UCH21, UBL21 (250), EDD11, EFM11 (220), EM11 (170), AZ11, 1, UY01 (80), 2×P2000, 2× RG12D60 (90), amer. 12Q 7G (150). Potř. mA s rozs. 0-1 mA, n. vym. za fotoap. na film. L. Kempný, Ostrava I., Jurečkova 1. 1561

Prod. el. 2×LD2 (150), 2×RL2T2 (50), LG1 (100), 2×RV2P800 (100), RL2, 4P2 (150), ECH11 (160), AM1 (110), PV200 (600, 100), 2×sluch. 4000 Ω (80), 300 mAmetr, tep. (300), 2×sel. usm. 220 (60, 180). R. Štichauer, Parádubice, Schulhofova 824. 1562

Prod. adapter na přizpůs. bater. přij. na síť a vlast. dobij. 1,2—2V akku s připín. na 3 pol. (1200) a někol. trafo pro ultrasón. práčku 120V-24V-100W v zapoj. dva za sebe 240V-24V paral.-200 W v 1a proved. Kus (250). J. Kopecký, Ústí n. Orl. 1563

Prod. 16 uF 500V (60), 4uF (30), 0,5 uF, olej Bosch 12KV (80), Tropiko (500) 50 000 p. ks3 lad. kond. kalit. frez. 120p. a 4×20p (100) vymbr. 120v. (600), tr. k vymbr. (100), sada cív. pro autorad. nenavin. 2× MF 1vs. los (180). K. Kováč, Olomouc, Bělidla, Libušina 41. 1564

Koup. el. motorek do gramofonu, třeba i starší. Jos. Klimeš, inv. Domov přestárlých, Albrechtice u Týniště n. Orl. 1565

Koup. RE074 ser. 3 k. 164 d, 1 k. Zavadil, Rychnov n. N. 1566

Teleskop. anteny mříkové 4 m dl., dural (250). Dodá Němeček, Písek 92. 1567

Prod. soupr. Torotor 10-20-40-80 m m. f. cívka. zázn. ssc a konden. nové (1250), diod. Vac. tube voltm. 3-300 V, ss a stř. 15c-20Mc (10 000) nový. Ol. Kutil, Chrudim III/454. 1568

Za el. KK2, KF3, KF4, KBC1, KDD1, KC3 dám. elim. n. kufř. zkouš. el. HF35, n. koup. Zd. Bezík, Trnová 49 u Doupy. 1569

Koup. E444, prod. RV12P4000 v orig. obalu (á 90). Mráz, Praha XI, Žerotínova 59. 1570

Prod. repro. Telef. L 301/1 bus. výst. 1000, 500, 140 ohm. imp. kmit. 8 ohm 20 W pro místnost, terén kino, foto na poz. (5000). T. Ruiner, Mikulov. 1571

Koup. gramomotorek Křížk GM n. reklamní též znač. (za 1700 neb 1200) - nutné. Indráček Jan, Praha XVI, Mozartova 7. 1572

Koup. lampy RES964, E443H, E449, RENS 1234, RENS1254, E449, potenciometr 1 MΩ s vypínačem. Jos. Folprecht, Dolní Bousov 231. 1573

Prod. 6× RL2P3 (180), EBC3, STV280 (40), KDD1 (150), 6K7, 12K7, 6CSV, 89, 43, 6A7 (100), AB2, EB11, CB1, 6H6, LG1 (65), 4× MF trafo 48 Kc (120), 2× 120KC (80), trial 3×500 cm (130), 4× NF trafo 1:3 (70), tlumiv. 200MA (150). Vl. Novotný, Chomutov, Husova 9. 1574

Prod. transformátor a elektromagn. k elektroakust. práce dle RA č. 7/1950 (500). Václav Malý, Kladno IV, Vzorné sídliště č. 1. 1575

Prod. RL2, 4P3, RL2, 4P2, RL2, 4T1, RV2, 4P700 (á 150), RL12P35 (240), 4671 λ > 35 cm (120). J. Tříška, Rychnov nad Kn. 640. 1577

Prod. motor 24V/12A s převody (400), lib. okta (800), nabij. dynamo 4V/4A (250) mf trafo 468 KHz /á 100), trafo 120/220, 2× 300V/120 MA, m 4, 6, 3V (250). F. Láber, Bratislava, Vajnorská 2d. 1578

Prod. „Emila“ pro 10 m, dv. směš. osaz. 7×P4000, 1×P2001 (3000), k. n. zásuv. s kabel. (100), náhr. P4000 (150), hl. vanič. (40), Thyr. 5A (1000). L. Votava, Brno 29, Vrbí 35. 1579

Prod. P2000 (100), RL12T2, T15, P4000 (80), EK2 (200), EL2, UCH21 (180), EBL1 (130), E438, B2046, B2043, CF3, B240 (70), koax. 70Ω (25 -m). G. Fišer, Praha-Spořilov, Jihozáp. III, čp. 1166/23, tel. 90066. 1580

Prod. EZ6 s konvertorem na 28 Mc (5000), 2× RL12P35 (á 200). O. Veselý, Praha XII, Korunní 76. 1581

Koup. měř. přístr., kt. má spotř. 1 mA pro celou výhýtku. Přepín. Philips TA el. 6AS5, skříň pro měř. měst. Rx-C dle El. čís. 10/1950. Přep. dvoupol. pětipol. J. Líma, Gottwaldov, Štefanikova 458. 1582

Koup. 2× KDD, vyměn. AF7, EFM11, DLL21, DF21, RV12P4000, RL12P35, rot. měn. F. Iša, Brno, Tržní 6. 1583

Koup. LB8 (DG7-2). J. Peter, Pazderna 22 u Frýdku. 1584

Koup. synchr. gramomotor, RV2, 4PH5 n. jiné bat. el. miniat. lad. kond. a duál. J. Přibyl, Č. Velenice, tr. Čs. legií 325. 1585

Mám 2 bat. univ. radia Nora, projekt. Siemens 16mm mnoho filmů. Leš, Č. Budějovice, Riegrova 3. 1586

Prod. kufr. přij. osad. 5 nov. el. serie K, vyžadující menší opravu (2000). Kúpím bezv. prenosný sup. na bat. i sif. Ing. Zbornák, Smolná 121. 1587

Sonoreta bez skříně (1700), kond. otoč. vzduch. důl Philips (260), kond. ot. jedn. 2ks. (á 150), kr. stř. dl. repro Ø 120 (300). St. Skaličky, Praha XIX, Set. Nazdar 642/7. 1588

Prod. 2×0518 /600, 630), EM11 (160), EL12 (265). Boh. Pospíšil, Brno, Hlávkova 8/10. 1589

Koup. el. gramomot. RV24P700, AF7, DF21, DF22, DL21. B. Pavelka, VPŠP, Hranice. 1590

Prod. MWEG (7500) a Rasa spec. ukv. přij. (9000). Ing. M. Mráček, Praha XVI, Na Březince 9. 1591

Prod. Avomet (4000). Zb. Kozmák, Praha XVI, Nad Koulkou 2047. 1592

Rušim radioamatérství, nap. co potřeb. z různ. nepoužit. i spec. radiolamp a souč. vhem. pro stavbu KV a UKV přístrojů. Známku na odpov. Jos. Roth, Písek, Na Spravedlnosti 20. 1593

Prodávám a kupuju starší čís. Elektronika, Masopust, Praha II, Palackého nám., stánek nový. 1594

Prod. nový 20W zesil. Primafon z hud. skř. 200 Ohm. výst. (6600), 3m, šuple, bez elekt. (800), M. Kovářík, Brno, Soudní 1a. 1595

Prod. dvě pentody RCA T-828. Vhodné jako ideal. B-modul n. nízkofrek. zesil. o stříd. výk. 300 W. Těž výbor. pentoda pro PA až do 50 Mc. An. ztráta 80 W. Těž jednotl. (á 1600). Ant. Kocian, Olomouc II, Pitsburšská 14. 1596

Koupím přesnou univers. hlavu prům. 70 mm (60—80 mm), tříčelist. n. čtyřčelist. Inž. M. Pačák, Charkovská 3, Praha-Vršovice. 1597z

Dám el. RGQ 7,5/0,6, RG62, 1875, LS50, RS241. Potřeb. RG45 nebo RG52, 1876, DG7-2, DG3-2, plyn. triodu, 2 tužk. usm. 053/50. Známku na odpověď. Nabídnete I. G. Michalík, Návšt. 386, Těšín. 1598

Koup. nové ECH3, EFM1, VCL11; M. Kováč, priem. škola strojní, Banská Bystrica. 1599

Koup. knihu Československé přijímače, elektr. DCH11, DF11, DAE11, DL11, DL21, KDD1, KC3. Ant. Štemberk, Křemenice 9, Nechvalice u Sedlčan. 1600

Prod. autoradio (6000), velký super (5000), malý super (3500), více P2000 (120), P2001 (200), LV5 (120), LV13 (250), RL12T15 (190), AF100) (220, LD1 (250, LD2 (250), RL12P35 (350), přip. spodky tank, šuple 3 m (3000), buz. rep. s trsf. 12 (300). Závada, Králov. Dvůr 123. 1501