

Radio AMATÉR

Měsíčník pro radiotechniku
a obory příbuzné

ROČNÍK XXI.

ČÍSLO 6

V Praze 27. května 1942

OBSAH:

Výpočet směšov. stupně superhetu	91
Přístroje pro využívání superhetu	96
Vlastnosti ozvučné desky	98
Diagram pro filtrač. obvody R-C	99
Elektronkový voltmetr	100
Trojité potenciometr k měřicím přístrojům	104
Raménko pro krystalovou přenosku	106
O. statické indukčnosti kondensátoru	107
Souprava pro amatérské nahrávání desek	108
Výkonný amatérský soustruh	110
Nepřátelé rozhlasu v číslech	112
Frekvenční závislost přístroje DUsL	113
Z nápadů a prací našich čtenářů	113
Knihy, časopisy	115

Chystáme pro vás:

Naviječka transformátorů se samočinným posuvem • Vážky pro zjišťování tlaku přenosky na jehlu • Výkonný dvojčinný zesilovač na baterie • Amatérské zařízení pro výrobu ozub. kol • Fotografický přístroj zvětšovací pro malé formáty.

Plánky k návodům v tomto čísle:

Elektronkový voltmetr, výkres skříně a kostry v měř. 1:1, K 10,— (K 8,—). Raménko pro krystalovou přenosku, K 7,— (K 5,50) • Výkonný amatérský soustruh K 12,— (K 9,—).

Seznam nejzajímavějších návodových článeků a ceník vydaných plánků z ročníků 1937—1940, z ročníku 1941, úplný obsah ročníku 1941 po K 0,50, všecky tři při současném objednávce K 1,—; při objednávce plánků je na přání přikládáme zdarma.

Plánky objednávejte jen v redakci „Radioamatéra“, Praha XII, Schwerinova 46. K objednávce připojte v platných známkách příslušnou částku, zvětšenou o K 1,—, na úhradu poštovného a obalu. — Za zlevněnu cenu, uvedenou v závorě obdrží plánky jen objednatelé, kteří uvedou, kde mají „Radioamatér“ předplacen. Na dohráku nebo se složenkou pro dodatečné placení nelze z účetních důvodů plánky poslat.

V předchozím čísle:

Diagram pro tlumivkovou vazbu • Přenosná jednolampovka s DAH50 • Třílampovka na baterie • Teslův transformátor.

Nemáme tentokrát na mysli žádny z oněch pomocných přístrojů, ani nějakého obra mezi přijímači, který láká amatéra od samého počátku jeho radiotechnické kariéry. Jde o věc tak rozšířenou, že by podle toho ani nemohla být přepychem, kdyby jen nebyla tak zpropadeně nákladná. Tímto opravdu příliš drahým doplňkem mnohé dílny není pak nic jiného, než nedostatek smyslu pro pořádek. Na rozdíl od úvahy v předchozím čísle si dnes všimneme vnější stránky naší práce a jejího rámce. — Pořádkem rozumíme účelnou soustavu, kterou řídíme uspořádání a udržování svého pracovního prostředí a která nám má ušetřit místa, času, práce a materiálu. Tato soustava ovšem bude odlišná u amatéra, který

pracuje v koutku své domácnosti, u živnosti, který má dílnu, sklad a po případě další pomocné místnosti, a konečně v továrně, kde je pořádek nejvýnosnější racionalizaci. Továrny našich rad asi nepotřebují, zato zejména mladí amatéři právě v našem složitém a náročném oboru vyhazují takto oknem značné hodnoty. Nechtěj si tedy s dobrou vůlí přečítou, co jím chceme připomenout.

Protože skoro každý z nás začal s málém a jak výbavu, tak zásoby a jimi zaujatý prostor postupně zvětšoval metodou nenápadně okupace, je nejvýraznějším znakem průměrné amatérské domácnosti stálá a přistavková prozatímnost. Amatér je tak trochu labužník, který si v práci vybírá a proto ráději plánuje nebo staví přístroje, a nepovažuje za nutné nejen pořádek udržovat, nýbrž ani dát si práci s vytvořením jeho účelné soustavy. Avšak pořádek nejsou jen poličky, civilisované kretonovými záclonkami nebo uzavřené zásuvky a krabičky, nýbrž především dobré srovnaný obsah. Tohle rovnání ovšem je věc krajně protivná. Můžeme si je však odbýt jednou provždy, vytvoříme-li dobrou soustavu a uklidíme-li pečlivě hned po každé práci.

Pořád je tu řec o soustavě a ukažme proto alespoň jedním příkladem soustavu dobrou a špatnou. Knihy ukládáme stojatě a pak můžeme každou snadno vytáhnout a bez námahu ji dát na místo. Kdybychom však srovnali knihy podle velikosti naležato, pak bychom spodní knihu museli obtížně vytahovat a ještě obtížněji ji ukládat. Protože je lidské vynutit se obtížím, položili bychom asi knihu nahoru na ostatní a po soustavě i úpravnosti pak není zkrátka ani stopy. Takových případů máme v radioamatérských dílnách jako na výstavě: nástroje vidame ukládati do hlubokých bedniček, aby se otolkaly jeden o druhý a vrchní bránily při kleďání spodních. Zásuvky zase nemůžeme

zavřít, protože se z nich dobývají kusy spojovacího drátu, špaget, kovové tyčky a na dně je bohaté ryžoviště šroubek, svorek, nýtků, odpadků a nečistoty. Pod stoly se hromadí hotové nebo nedokončené výrobky, krabice, skřínky a jiné větší harampáti, z něhož jde zkrátka hrůza nejen na příslušnou hospodyni, nýbrž i na nezaujatého cizince. Pokud jsou tu krabičky na roztržení materiálu, jsou každá jiná, neoznačené, brzy potlučené a s obsahem nepečlivě tříděným, takže skoro více překážeji, než pomáhají.

A teď v kostce několik rad. Při své práci nezapomeňte na soustavu a několikrát za rok si vezměte za úkol na místo nějaké třílampovky vyšepkulovat soustavu pro svou dílničku. Jak ukládat nástroje a materiál, jak si upravit účelné pracovní stůl a třeba jeho osvětlení, kam klást při práci pajedlo, kleště a šroubováky, a to vám radit nebudeme: bystrý si to vymyslí, vyzkouší nebo u druhých odkouká sám a ostatním by ani rada nepomohla. Rozvažte, co budete kam ukládat a postarejte se o nápisu a obrázky, abyste to nezapomněli. Čistěte často nástroje i materiál, bez rozpaků odstraňujte nepotřebné odpadky a poškozené věci, o nichž se věčně jen doufá, že se ještě k něčemu hodí. Nenakupujte věci staré, poškozené nebo méněcenné, protože jen málokdy je koupě vskutku výhodná. A také nehmotať věci zbytečné; pěstuje v sobě smysl pro vlastnickou hygienu, která vás uchrání neužitečných zásob věci ztěžka použitelných, které ubírají místa a pro něž zapomenete nebo nenajdete věci potřebné. Udržujte své nástroje ve stavu dobrém, nepracujte s poškozenými nebo neúplnými a při náhradě nepotřebných nebudete zbytečně úzkostliví. Krátce povážujte i vytvoření pracovní soustavy za zajímavý úkol a pusťte se do něho s chutí a důmyslem, jako když stavíte něco hmotného. A jen, probůh, nepropadněte omylu, že byste dokázali času, který na to spotřebujete, využít lépe. Především si už teď ušetříte času i peněz a zpříjemníte svou práci sobě i okolí. Vypěstujete-li v sobě smysl pro soustavnost, který vás rázem upozorní na vadu výrobního postupu, dílencké organizace, uspořádání skladu nebo expedice, až si třebas budete svou nynější zálibou vydělávat na živobytí, budete opravdu cennými spolupracovníky, kteří se vlastními schopnostmi dostanou až na vedoucí místa a budete moci s úspěchem řídit práci jiných, zatím co lidé, kterým je pořádek a soustavnost jen nepřijemnou povinností, nevystačí ani na účelné řízení práce vlastní. P.

PŘEPYCH NEJNÁKLADNĚJŠÍ

Výpočet

SMĚŠOVACÍHO STUPNĚ SUPERHETU

Leckdy příjde vhod návod na výpočet členů oscilátoru superhetu, zvláště stavíme-li stroj na nezvyklé rozsahy, provádime-li pásmové ladění, nebo přístroj s výmennými cívками. Uvádíme zde návod, podle kterého můžeme jakýkoliv superhet, respekt. jeho vstupní okruhy, vypočítat dříve, než začneme se stavbou, takže si můžeme předem vzhodným přístroji nastavit indukčnost cívek a velikost padinků přibližně na vypočtenou velikost. Tím sladování přístroje velmi usnadníme a urychlíme, nemusíme v hotovém přístroji pracně přivinovat nebo odvinovat závity a pod. Jsou sice známa snazší řešení grafická, chybí jim však instrukčnost, kterou u výpočtu ocení zejména začátečník se zájmem o teorii.

Základem výpočtu jsou tři body součtu, jak bylo již v tomto časopise několikrát uvedeno. Poloha těchto bodů záleží na šířce pásma, které chceme a můžeme obsáhnouti (viz RA č. 2 a 3 roč. 1941). Jako body souběhu volíme aritmetický střed pásma a dva body, vzdálené od tohoto středu

$$\frac{\sqrt{3}}{4} \times \text{šíře pásma.}$$

Na příklad pro rozsah 500–1500 kHz je šířka pásma 1000 kHz, střed 1000 kilohertzů, ostatní dva body 1433 a 567 kHz. Jak je známo, sladujeme na nejvyšších frekvencích paralelní kapacitou, uprostřed indukčnosti a na nejnižších seriovou kapacitou. Pro všechny body souběhu musí platiti, že kmitočet oscilátoru v bodu souběhu je roven kmitočtu vstupního okruhu, zvětšenému o mezfrekvenční kmitočet. Můžeme tedy napasati tři rovnice a ježto máme též tři neznámé (indukčnost, seriovou a paralelní kapacitu) jsou tyto rovnice řešitelné.

Zapojení směšovače je na obr. 1, zapojení samotného oscilátoru pro výpočet upraveného na obr. 2. Zde značí:

L_m . . . vstupní indukčnost (cívku)
 L_o osc. indukčnost (cívku oscilátoru)
 C ladící kapacitu (otočný kondens.)
 C_p . . . paralelní kapacitu (trimr)
 C_s . . . seriovou kapacitu (padink)
 C_v . . . výslednou kapacitu z C_p , C_s , C .

K výpočtu použijeme vztahu
 $f^2 = 25330 / (L \cdot C)$ (MHz, μH , pF) (1)
a předem sestavíme několik dat přehledné tabulky (viz ukázku). Bude to kmitočet souběhu, jemu odpovídající kmitočet oscilátoru, kapacita ladící a součin $L_o \cdot C_v$. Kromě toho si poznamenáme hodnotu vstupní indukčnosti a mezfrekvenční kmitočet a výsledky. Aby byl postup výpočtu jasnější, uvedeme příklad pro střední vlny, rozsah 500–1500 kilohertzů, mezfrekvence 465 kHz. Výpočet můžeme prováděti na logaritmickém pravítku, jehož přesnost zde úplně dostačuje.

Nahoře obrázek 1. Obvyklé zapojení superhetu s jednoduchým vstupem. Dole obrázek 2. Zapojení samotného oscilátoru a význam náhradní kapacity C_v . — Pro superhet s pásmovým filtrem na vstupu je výpočet shodný.


Do prvního sloupce napíšeme kmitočty souběhu f_s ; do druhého jím příslušný kmitočet oscilátoru $f_o = f_s + f_m$. Do třetího dosadíme součin $L_o \cdot C_v$, který vypočteme z upraveného vzorce (1),

$$L_o C_v = 25330 / f_o^2 \quad (2),$$

kamž dosazujeme kmitočet oscilátoru v megahertzech. Nyní musíme stanoviti kmitočtům souběhu příslušné kapacity C ladícího kondensátoru. Zde musíme odhadnouti přídavné kapacity spojů, stínění atd. a měli bychom pro přesný výpočet znati i počáteční kapacitu otočného kondensátoru, ke kontrole, obsáhněli nám náš kondensátor se vstupní cívkou zvolené pásmo. Ježto však chybí, vzniklé nedosažením celého pásmá, mají na výsledek malý vliv, spokojíme se s odhadem přídavných kapacit a předpokladem, že u oscilátorového obvodu jsou stejné, jako u vstupního. Přídavné kapacity mívali různou velikost, podle způsobu spojení, montáže, počtu rozsahů a pod. Odhadneme je na uvedeném příkladě na 25 pF. Vypočteme velikost vstupní indukčnosti pro úplně uzavřený kondensátor o kapacitě 500 pF.

$$L_m = 25330 / [0,5^2 (500 + 25)] = 193 \mu\text{H}.$$

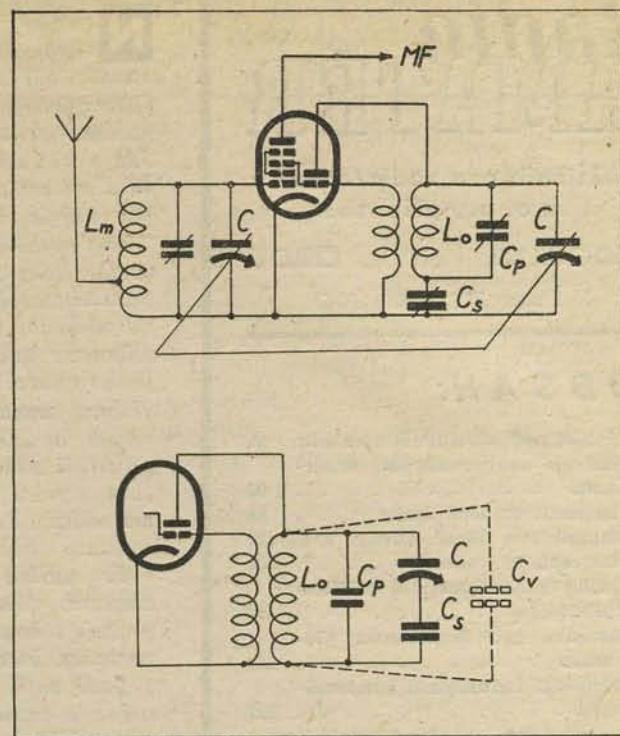Tuto hodnotu si poznamenáme do tabulky a vypočteme příslušné kapacity v bodech souběhu.



$$C_1 = 25330 / (0,567^2 \cdot 193) = 410 \text{ pF},$$

$$C_2 = 25330 / (1^2 \cdot 193) = 131 \text{ pF},$$

$$C_3 = 25330 / (1,433^2 \cdot 193) = 64 \text{ pF}.$$

Výsledky poznamenáme rovněž do tabulky. Nyní máme všechny hodnoty k vlastnímu výpočtu a sestavíme si pro každý bod souběhu základní rovnici podle rovnice (2). Výslednou kapacitu C_v , která spolu s indukčností určuje kmitočet oscilačního okruhu, rozložíme na součet kapacity paralelní C_p a výsledné kapacity ladícího kondensátoru se seriovou kapacitou

$$C_v = C_p + \frac{C \cdot C_s}{C + C_s}$$

Pak bude

$$L_o C_v = L_o \left(C_p + \frac{C \cdot C_s}{C + C_s} \right) \quad (3)$$

pro každý bod souběhu. Dosadíme hodnoty z tabulky

$$23750 = L_o \left(C_p + \frac{410 \cdot C_s}{410 + C_s} \right)$$

$$11780 = L_o \left(C_p + \frac{131 \cdot C_s}{131 + C_s} \right)$$

$$7020 = L_o \left(C_p + \frac{64 \cdot C_s}{64 + C_s} \right)$$

Abychom se při odvozování nemuseli potýkat se zvláštními čísly, píšeme rovnice ve tvaru

$$K = L_o (C_p + A) \quad (4)$$

$$M = L_o (C_p + B) \quad (5)$$

$$N = L_o (C_p + D) \quad (6)$$

f_s	f_o	$L_o C_v$	C		$L_o = 102 \mu\text{H}$	$C_s = 474 \text{ pF}$	$C_p = 15,5 \text{ pF}$
567	1032	23750	410	$L = 193 \mu\text{H}$			
1000	1465	11780	131	$f_m = 465 \text{ kc}$			
1433	1898	7020	64				

Další postup výpočtu je na př. tento: z rovnic (4) a (6) vyjádříme L_o :

$$L_o = K/(C_p + A) \quad (7)$$

$$L_o = N/(C_p + D) \quad (8)$$

z rovnice (5) C_p :

$$C_p = M/(L_o - B) \quad (9)$$

a toto dosadíme do rovnic (7), (8). Z každé této rovnice znova osamotníme L_o a obě rovnice položíme sobě rovny, načež po řešení bude

$$(L_o) = \frac{K - M}{A - B} = \frac{M - N}{D - B} \quad (10)$$

Dosadíme hodnoty číselné
(L_o) =

$$= \frac{23750 - 11780}{410 C_s / (410 + C_s) - 131 C_s / (131 + C_s)} = \\ = \frac{11780 - 7020}{131 C_s / (131 + C_s) - 64 C_s / (64 + C_s)}$$

a vypočteme (převedením členů s C_s na levou stranu a postupným zjednodušováním vzniklého zlomku):

$$C_s = 474 \text{ pF}$$

(rovnice není kvadratická).

Dosazením do některé strany rovnice (10') obdržíme

$$L_o = 102 \mu\text{H}.$$

Dosadíme-li hodnoty C_s a L_o do rovnice (9), vyjde


$$C_p = 15,5 \text{ pF}.$$

(Čtenáři, kteří budou výpočet opakovat, nechť omluví malé rozdíly, vzniklé použitím log. pravítka.)

Vypočtené hodnoty jsou pro součástky jakousi střední hodnotou a provedeme tedy na př. cívky tak, aby dávaly žádanou indukčnost asi při zpola zašroubovaném jadérku, aby se mohla regulovat nahoru i dolů. Ve výpočtu užitá mezipřevody musí se však při sladování přístroje skutečně dodržet, máme-li vystačit s omezenými možnostmi dodatečného nastavení indukcí a kapacit.

Měli bychom tedy vypočtené části směšovacího obvodu a chceme je také správně provést. Paralelní kapacitu nastavíme si až v přístroji, neboť užíváme trimrů 30 pF. Pro nastavení seriové kapacity obvykle užíváme padinků 170 pF — z toho budeme uvažovat jen asi 80 pikofaradů a zbytek doplníme pevným slídovým kondensátorem. Cívky, které obvykle vineme na železová šroubovací jádra, provedeme podle nomogramů, které výrobci přikládají. Nemáme-li nomogramu spolehlivého, použijeme ráději pomocného vysílače a nějakého elektronkového indikátoru nebo voltmetu. Vždy započneme od vstupní cívky, kterou spojíme s příslušným otočným kondensátorem tak, aby tvořila oscilační okruh. Jadérka zašrouboujeme asi do poloviny, kondensátor úplně uzavřeme a přivedeme na takto provedený okruh p. v. nejnižší frekvenci, na které má tento okruh kmitat (v našem případě 500 kHz). Elektronkovým in-

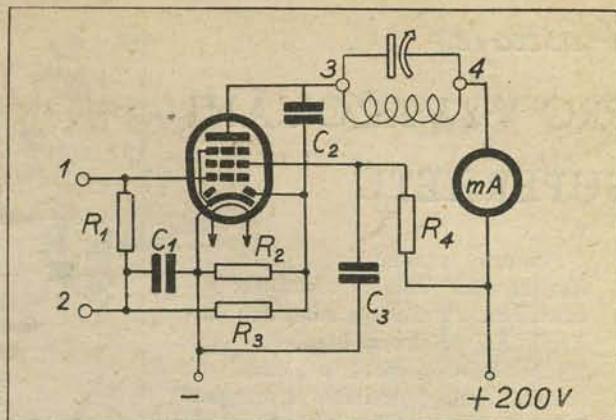Obraz 3. Zapojení prostého přístroje ke zkoušení cívek superhetu přístroji, které jsou vždy po ruce. Hodnoty součástek: Elektronka - EBF2 nebo EBF11. R1 - 1 MΩ. — R2 - 1 MΩ. R3 - 0,5 MΩ. — R4 - 0,1 megohm. — C1 - 0,1 μF. C2 - 100 pF. — C3 - 20 pF. — mA - 5 až 10 mA = .



dikátorem měříme pak napětí na tomto okruhu a upravujeme počet závitů tak dlouho, až je toto napětí největší. Pak vstupní cívku od kondenzátoru odpojíme, připojíme cívku pro oscilátor a postupujeme shodně, jako prve. Přivádíme však kmitočet, který vypočteme podle rovnice (1), kamž za L dosadíme vypočtené L_o a za C konečnou kapacitu uzavřeného kondenzátoru, t. j. obvykle 500 pF. Ježto však známe již počet závitů vstupní cívky, můžeme pro oscilátorovou použití též poučky, že indukčnost je přibližně přímo úměrná čtverci závitů.

$$L = K \cdot z^2$$

a podle toho vypočítáme počet závitů oscilátoru. Nemáme-li elektronkového voltmetu nebo indikátoru, musíme si pomocí jiným způsobem. Autorovi se osvědčil prostý přístrojek, složený ze součástí, které skoro v každém superhetu jsou, takže si je můžeme před stavbou „vypůjčit“ k výše uvedenému srovnávání. Jeho schema jest na obr. 3. přístroj používá duodiody-řiditelné pentody a je napájen z cizích zdrojů, nebo ze síťové části stavěného superhetu. Potřebujeme k němu tytéž přístroje, jako pro sladování, t. j. p. v. a miliampérmetr asi do 10 mA.

Napětí z p. v. přivádíme na svorky 1, 2, měřený obvod na svorky 3, 4. Jeho činnost je jednoduchá: střídavé napětí z p. v. se v elektronce zesílí, vzbudí napětí na zkoušeném okruhu, které se diodou usměrní a zvětší záporné předpětí mřížky, čímž poklesne anodový proud. Správně je nařízen kmitací obvod při nejménší výchylce miliampérmetru, jako při vlastním sladování superhetu. Jinak postupujeme stejně, jak bylo výše uvedeno.


Vazební (reakční) závity na oscilátorové cívce nemůžeme dobře vypočítati a nutno jej navinout zkusem podle již provedených vzorů (na příklad 40% z vypočtených pro L_o). Nejlépe je před sladováním kontrolovati miliampérmetrem mřížkový proud oscilátoru, je-li v celém pásmu v mezích výrobcem elektronky předepsaných, a podle toho upravit jak reakční závity, tak vazební kon-

densátory. Nelze tu dát všeobecnou směrnici, neboť každý typ směšovací elektronky vyžaduje jiných vazebních hodnot.

Jiří Häusler.

Stupnice měřicího přístroje

Kdo se nebojí mechaniky — velké přesnosti není třeba — může si zhotovit stupnice pro svůj měřicí přístroj pro různé rozsahy s přímým čtením údajů. Víme, že přístroje na střídavý proud mají při běžných úpravách odporník různý podle rozsahu. Někteří výrobci vypomáhají si tím, že údaj měřicího přístroje převádějí pomocí tabulek nebo na stupnicích přepočítávají skutečnou hodnotu. Vyrovnaný rozsah i u stejnosměrného proudu je však práce pro zručného pracovníka a odpory musí mít přesně připraveny jen k montování, což je nemožné, použije-li amatér běžných odpórů, které jsou na trhu.

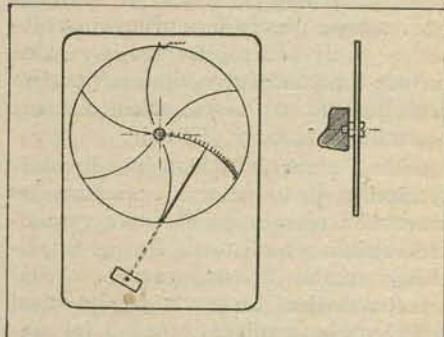

Použijeme-li však otáčivého podkladu pod ručičku, můžeme pod dráhu ručičky nanést různé stupnice, patřící k různým rozsahům. Kotouč je lehce otočný na osazeném šroubku M 4 a na obvodu má jamky, do kterých zapadá ploché pero a tak zajišťuje jeho polohu. Je-li ručička na konci sploštěna a dosti vysoká, není třeba obávat se při čtení chyb, vzniklé parallaxou, a je možno vynechati též podkladové zrcátko. Kotouč potom polepíme papírkem nebo nastříkáme bílou matnou barvu, na kterýžto podklad vynášíme přímo hodnoty. Pro zručnejšího mechanika nebude zatěžko spojit kotouč s přepinačem, respektive namontovat kotouč přímo na osu přepinače. Potom je obsluha měřicího přístroje snadná, neboť přepnutím rozsahu nastavujeme současně pod konec ručičky příslušnou stupnicu. Tato úprava je zvláště vhodná pro přístroj k elektronkovým voltmetrům, jejichž stupnice jsou často nepravidelné.

A. Kovářsk.

Přístroje

PRO VYVAŽOVÁNÍ. SUPERHETU


Pomocný vysílač je nejdůležitějším, ne však jediným užitečným pomocníkem. Proberete s námi dva další důležité přístroje, které pomohou zrychlit výrobu cívek a sladění vf. obvodů (vstup, oscilátor i mezifrekvence); je to přístroj k porovnávání, zkoušení a měření cívek, spojený s interferenčním vlnoměrem a prostým tónovým generátorem, a dále přesný absorpcní vlnoměr s izolačním vf. stupněm a elektronovým indikátorem. Přístroje velmi usnadní laboratorní práci a hodí se k mnoha dalším účelům.

Měřič cívek s ocejchovaným oscilátorem a citlivým detekčním stupněm umožní (pomocí záznějí) poslouchat oscilátor superhetu a ocejchovat jej. Porovnávání cívek je výhodné zvláště tehdy, když jich potřebujeme několik o přesně stejné indukčnosti (cívky pro mf. pásmové filtry nebo vstupní a oscilátorové cívky při seriové výrobě). Nás měřič též umožňuje zjistit pracovní rozsah jakékoli vf. cívky a proměnného kondensátoru, takže je užitečný i při stavbě přístrojů s přímým zesílením. — Celý přístroj lze spojit v jedné skřínce s pomocným vysílačem prostým přidáním nf. oscilátoru, takže získáme všeobecný pomocný přístroj.

Citlivý absorpcní vlnoměr dovoluje rychlou a dosti přesnou orientaci po pracovním rozsahu jakéhokoliv vysokofrekvenčního oscilátoru. Známe-li přibližný rozsah konstruovaného oscilátoru po změření tímto vlnoměrem (není citlivý na harmonické), snadno jej stanovíme přesnou vlnoměrem, vestavěným v prvním přístroji.

Zapojení.

Levá polovina obrázku 1 ukazuje zapojení podobné běžnému směšovači superhetu. Je tu oscilátor o čtyřech vlnových rozsazích, od 3300 do 90 kHz. Místo vstupního obvodu připojujeme k řídící mřížce hexody zkoušenou cívkou nebo obvodem. V anodovém obvodu hexody je miliampérmetr o rozsahu asi 6 mA. Připojíme-li obvod, naladěný na neznámou frekvenci, k prvé mřížce hexody a otáčíme-li otočným kondensátorem oscilátoru v jednotlivých rozsazích, zjistíme v jistém místě náhlý vzrůst a hned po něm pokles anodového proudu hexody (obr. 2). V onom dolíku přestaneme protáct kondensátor a odečteme na jeho škále *fosc*. Osci-

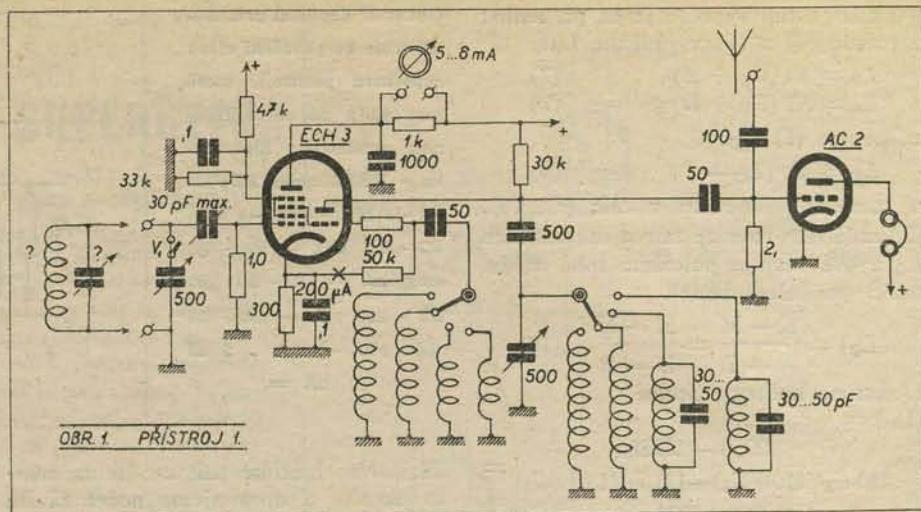

Obr. 1. Zapojení přístroje na zkoušení cívek s jednoduchým interferenčním vlnoměrem.

látor je tedy v resonanci s měřeným okruhem, jehož frekvenci jsme takto stanovili.


Přesnost měření závisí na přesnosti ocejchování oscilátoru, na jeho stabilitě, na stabilitě anodového napětí, dodávaného ze zdroje, na přesnosti odečítání, na jakosti miliampérmetru a zvláště na tom, zda měřený okruh nebude později pracovat za jiných podmínek, hlavně ve zpětnovazebním zapojení. (Zpětná vazba totiž může značně pošinout jeho rozsah, na krátkých vlnách i o sta kHz. Proto takové cívky navineme vždy větší.) Přístroj dovolí též dodatečnou kontrolu frekvence, až bude cívka v nějakém oscilátoru kmitat. Všimněte si též trimru

mezi neznámým obvodem a řídící mřížkou hexody. Ovládáme jej na čelném panelu přístroje (při měření k němu ne přiblížujeme ruku) a určujeme jím citlivost měřiče. Je-li kapacita trimru menší, jsou dolíky v anodovém proudu hexody méně vyznačeny, avšak jsou užší, přesnost je větší. Pro rychlou orientaci jej poněkud přitáhneme, aby byly dolíky nápadnější a abychom je snáze našli.

Miliampérmetr v anodovém obvodu hexody musí být citlivý, ale absolutní hodnotu proudu udávat nemusí, pracuje spíše jako indikátor změn anodového proudu. Může být zapuštěn v panelu přístroje, avšak je možno jej též připínat k vyvedeným svorkám. Mezi svorkami vidíme odpor 1000 Ω , který umožňuje tok anod. proudu, i když miliampérmetr odpojíme, a tím prakticky udává stále stejně zatížení anodového zdroje, takže ocejchování oscilátoru platí vždy, ať používáme přístroje jako vlnoměru (záznějového, viz níže) bez miliampérmetru, nebo jako měřiče cívek (s miliampérmetrem). Při proměřování několika stejných cívek musí dolík v anodovém proudu dosáhnout vždy stejné hodnoty, jinak jsou cívky s odchylkou hodnotou minima vadné. K tomu často dochází u cívek, vinutých vf. lankem, je-li některý z drátků přerušen nebo nejsou-li všecky konec dobře připájeny. Tato schopnost přístroje bude zvláště cenná při výrobě stejných cívek pro vstupní pásmový filtr a pod.

Zjištování vlastnosti ladících obvodů.

Přístrojem můžeme také zjistit, jaký frekvenční rozsah překrývá daná cívka a kondensátor a můžeme s ním pořizovat i křivky průběhu frekvence s měniči se kapacitou. Velkou výhodou je přesná otočná pětistovka ve vstupním obvodu hexody. Známe-li průběh kapacity (nejlépe jest nanést pikofarady přímo na stupnici), snadno zjištujeme k dané cívce hledanou kapacitu, máme-li

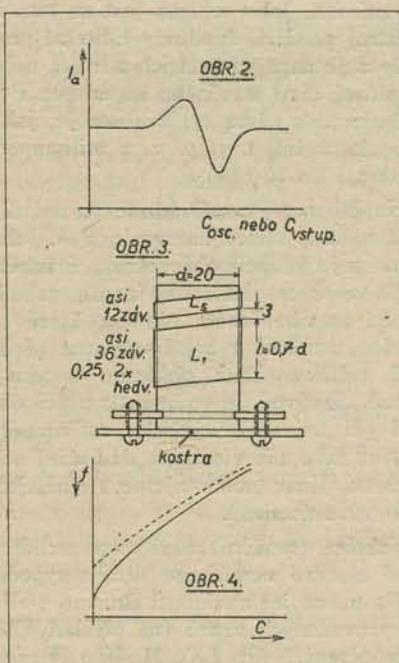

Obr. 2. Znázornění průběhu anodového proudu u zkoušeče cívek při nastavení. — Obr. 3. Ukázka provedení cívek. — Obr. 4. Vliv připojení trimru k hlavnímu ladícímu kondensátoru.

dosáhnout dané frekvence. Přesto však si ponecháme možnost tento kondenzátor odpojit (vypinač V_1). — Máme-li několik přesných kapacit, můžeme přibližně určovat velikost indukčnosti v μH . K měřené cívce připojíme paralelně pokud možná velkou, přesně známou kapacitu (velikou proto, aby vlastní kapacita cívky měla malý vliv na celkovou hodnotu ladicí kapacity), stanovíme resonanční kmitočet takto vytvořeného ladicího okruhu a z Thomsonova vzorce (zjednodušeného pro praxi) vyčteme L :

$$L = \frac{25330}{f^2} \cdot C \quad (\mu\text{F}, \text{MHz}, \text{pF})$$

Zhotovíme-li si naopak několik různých pevných cívek, které přesně změříme, můžeme s jejich pomocí určovat kapacity. (L a C si v předchozím vzorci vymění místa.)

Poznámky ke stavbě.

Zvláštní péče vyžaduje konstrukce oscilátoru: vhodné rozložení součástí, aby spoje byly krátke, vše dokonale připevněno, silný spojovací drát a spolehlivý vlnový přepínač. Cívky pro jednotlivé vlnové rozsahy nedáváme blízko k sobě; tři z nich (L_1 , L_2 a L_3) upevníme osami kolmo k sobě a mimooběžně a jen čtvrtou (L_4) stocíme rovnoběžně k prvé (L_1). Zato obě vzdálíme co možno nejvíce od sebe.

Cívky mají tyto hodnoty: L_1 (pro rozsah 3300—1500 kHz) má $21 \mu\text{H}$; L_2 (pro 1500—700 kHz) = $95 \mu\text{H}$; L_4 (pro 750 až 250 kHz) = $810 \mu\text{H}$ a L_4 (pro 270 až 90 kHz) = $6,3 \text{ mH}$. Počet závitů snadno vypočteme z vzorce.


$$N = \sqrt{\frac{L(3d + 9t + 10t)}{0,0788 d^2}}$$

kde N je počet závitů, L je indukčnost cívky v μH , d stř. průměr cívky, t délka vinutí a t je tloušťka vinutí (zvláště při více vrstvách), vesměs v cm. Cívky L_5 a L_6 (spolu s jejich reakčními cívками L_7 a L_8) navineme raději na železová jádra. (Výpočet cívek s želez. jádry je

jiný. Jednoduchý je vzorec $N = \sqrt{\frac{L}{k}}$

uváděný v poněkud jiné formě v Pačákových „Fyzikálních základech radiotechniky“ na str. 65. Činitel k se mění při užití různých želez. jader a pro jednotlivé druhy je tamtéž uveden. — Zpětnovazební vinutí L_5 až L_8 jsou navinuta k cívкам L_1 až L_4 . Obr. 3 ukazuje příklad cívky pro 1. rozsah (3300—1500 kilohertzů). Reakční závity vineme v dosti těsné vazbě s anodovou cívku a jejich počet budíž polovina až pětina závitů příslušné anodové cívky. Jejich počet a vzdálenost od anodové cívky volíme tak, aby mřížkový proud oscilační triody byl asi $200 \mu\text{A}$ (měřeno v místě, označeném \times , mezi katodou a mřížkovým svodem).

Jak jsou voleny pracovní rozsahy mě-

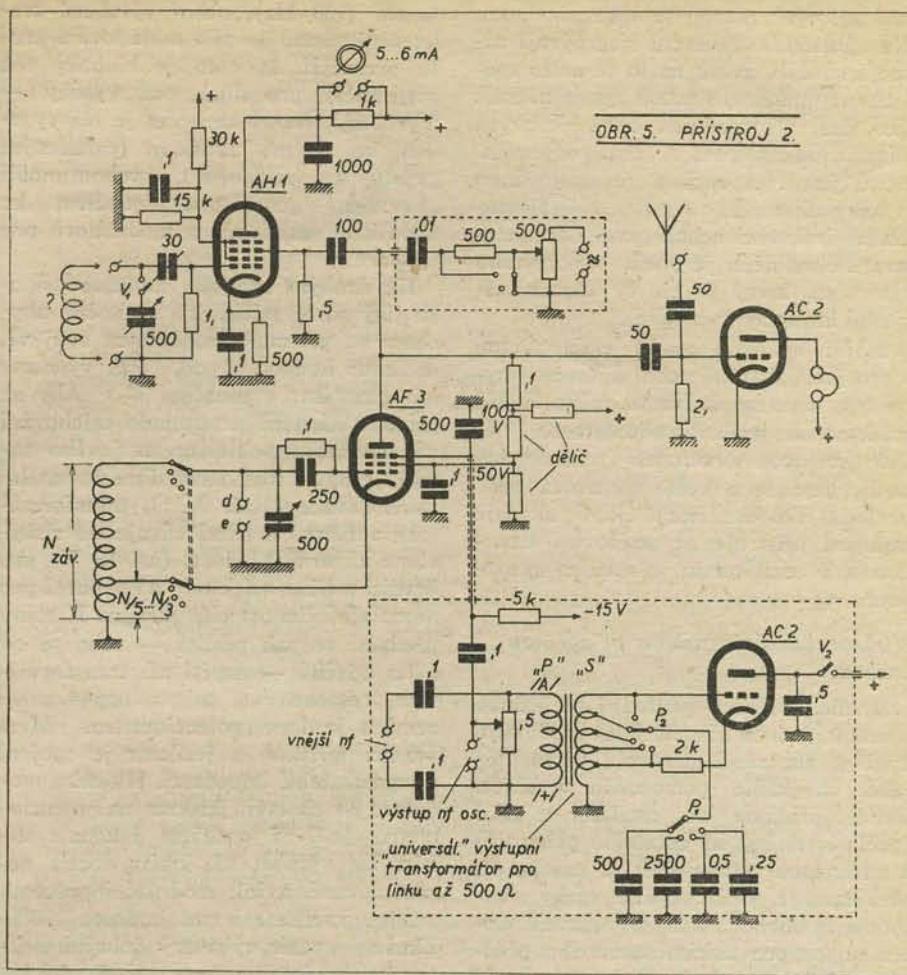

Obrázek 5. Dokonalejší zkoušecí přístroj pro cívky, který může pracovat též jako pomocný vysílač. Dole zapojení jednoduchého tónového generátoru.

říče? Přístroj má porovnávat cívky středních a dlouhých vln v rozsahu 1600 až 150 kHz. Uvidíme však níže, že jím měříme též kmitočet oscilátoru v superhetech, který je — jak známo — o kmitočet mezifrekvenční větší. Mezifrekvence bývá buď kolem 125 kHz nebo mezi 450 a 500 Hz a za třetí okolo 1600 kilohertzů. Proto bude maximální měřená frekvence oscilátoru 3200 kHz. Tam také začíná nás přístroj pracovat a jeho čtvrtý rozsah končí pod 100 kHz — abychom obsáhli též starou mezifrekvenci kolem 125 kHz, jestliže porovnáváme takové mf. transformátory. — Rozsahy jsou vypočteny tak, aby se částečně překrývaly. U prvních dvou cívek vidíme paralelně trimry 30 až 50 pikofaradů, které zvětšují percentuálně hlavně počáteční kapacitu otočného kondenzátoru a tím napřimují křivku frekvenčního průběhu, která vykazuje prudké stoupání právě na počátku těchto rozsahů (obr. 4).

Jednoduchý interferenční vlnoměr.

Druhý stupeň měřiče je zapojen jako obyčejný mřížkový detektor s triodou. Deteguje vlny jdoucí z oscilátoru (ka-

pacitou 50 pF). Poněvadž nejsou modulovány nf. kmitočtem, neslyšeli bychom v sluchátkách žádný tón. Avšak na mřížku můžeme přivádět též jiný vf. kmitočet kapacitou 100 pF . Jestliže budou na mřížku přicházet dva vf. kmitočty (jeden vnější a druhý z oscilátoru), budou se křížit a výsledkem bude tepání anodového proudu v rytmu kmitočtu, rovného rozdílu obou vstupujících frekvencí. Mluvíme o záznějích. Nejsou-li oba skládající se kmitočty od sebe více odlišné než o 20.000 hertzů, jsou zázněje slyšitelné. Přivádí-li se z vnějška na mřížku stálý neznámý kmitočet a otáčíme-li kondenzátorem v oscilátoru, uslyšíme pojednou velmi vysoký hvízdavý tón, který při dalším otáčení klesá až do nulových záznějí, kdy nebudeme slyšet ničeho. Tehdy jsou oba kmitočty stejné a kmitočet oscilátoru se rovná neznámé frekvenci. Jdeme-li přes nulové zázněje dále, bude výška tónu v sluchátkách zase stoupat. Věc se tedy zdá velmi jednoduchá, avšak má jeden háček. Nás oscilátor nikdy nevyrábí jen jediný kmitočet, řekněme 200 kHz, nýbrž i jeho vyšší harmonické kmitočty, zde 400, 600, 800 atd. kHz. Podobně je tomu s kmitočtem, který přivádíme z vnějška. Je rovněž bohatý na harmonické. Začátečníkovi není snadné zjistit, pro který

bod nulových záznějí se má rozhodnout. Na základním kmitočtu sice bývají zázněje silnější, avšak na to se nelze spolehnout úplně. Je nutné zjistit několik (asi deset) sousedních bodů nulových záznějí, zaznamenat si čísla odpovídajících jim frekvencí a prostudováním jejich vzájemného vztahu, vyšetřit základní frekvenci neboli první harmonickou. Pohodlnější je použít absorpčního vlnoměru, který je citlivý jen na základní kmitočty (viz dále).

Měří můžeme osadit elektronkami i pro jiné žhavení nebo dokonce jinými typy elektronek. Na př. místo ECH3 můžeme užit jakékoli oktody nebo i oddělených dvou elektronek (pentoda, hexoda, heptoda a vedle ní trioda nebo pentoda jako oscilátor). Ob. 5 ukazuje zapojení přístroje se směšovací hexodou a s oscilátorem, osazeným pentodou.

Nízkofrekvenční oscilátor se zpětnou vazbou.

Brzdicí mřížku pentody lze jednak uzemnit, jednak ji užít jako modulační mřížky, chceme-li přístroje užívat též jako obvyklého pomocného vysílače. Tehdy přidáme nf. oscilátor a AC2 (pečlivě stíněný od ostatního přístroje) a odstíněnou vstupní část. U našeho nf. oscilátoru je použito zpětné vazby v katodovém obvodu, kde je zároveň vložen odpor pro získání správného předpěti. Kdyby nechtěla elektronka AC2 hned kmitat, zmenšíme poněkud katedový odpor nebo zvětšíme zatěžovací odpor, který překlenuje primár transformátoru (potenciometr 0,5 MΩ). Též zvětšení odporu 5 kΩ v přívodu brzdicí mřížky nám může pomoci. Účinnější je zmenšení kated. odporu, avšak to přináší zároveň skreslení sinusovky, vyráběné nf. oscilátorem, jež stejně nemá tvar přesný (nedosažitelný pro užití velké indukčnosti se železným jádrem). Při práci s osciloskopem pozor: nepřipisovat skreslení měřenému zesilovači, dokud jsme neporovnali tvar sinusovky našeho nf. generátoru přímo na jeho výstupních svorkách a jejím tvarem po průchodu měřeným zesilovačem. Přesto vyrábí nám nf. oscilátor poměrně málo harmonických vln.

Ladicí okruh nf. oscilátoru je tvořen jednak sekundárem „universálního“ výstupního transformátoru pro výstupní linku o impedanci do 500 Ω, jednak čtyřmi přepínatelnými kondensátory od 500 pF do 0,25 μF. Přepínáním těchto kapacit můžeme v hrubých skocích měnit vyráběný tónový kmitočet, zatím co přepínač P_2 obstarává jemnější skoky tím, že ladící kondensátory připínáme buď na celé vinutí cívky nebo jen na část. Celkem lze vyrobít dvacet různých kmitočtů, přibližně mezi 100 až 10.000 Hz. Při sladování přijímačů je výhodné modulovat vf. oscilátor hodně hlubokým

tónem (100 Hz), neboť výrobené frekvenční pásmo je užší a sladování proto přesnější. Mimoto je hluboký tón přijemnější pro sluch než vysoký. — Výrobený tónový kmitočet je též vyveden ke dvěma svorkám (označeným „výstup nf. oscilátoru“), abychom mohli „tónového generátoru“ používat ke zkouškám zesilovačů a modulátorů pro vysílače.

Ke druhým svorkám můžeme připojit jiný zdroj střídavých kmitočtů, abychom na př. mohli modulovat svůj vf. oscilátor hudbou a pod. Pak vypneme nf. generátor vypinačem V_2 . Aby se při tom nápadně neposunulo cejchování vf. oscilátoru poklesem anodového napětí, je nutné užít dobré dimensovaného usměrňovače (stačí AZ1), transformátoru a filtru. Z téhož zdroje též získáváme záporné předpětí (asi 15 V) pro brzdicí mřížku selektody AF3, nutné pro modulační činnost této mřížky. K tomu předpětí se pak přičítá — nebo se od něho odečítá — napětí nf. transformátoru, respekt. část tohoto napětí mezi zemí a jezdcem potenciometru. Mezi brzdicí mřížkou a jezdcem je spojení o zanedbatelné impedance. Hloubku modulace lze nastavit jezdcem na potenciometru. Je-li nf. oscilátor dokonale stíněn, lze vyrábět vf. kmity docela nemodulované, avšak modulační procento snadno zvednete i nad hodnotu 100%. Zkušený amatér, výbavený dobrým elektronkovým voltmetretem, jistě dokáže ocejchovat stupnice potenciometru přímo v procentech modulace; jedinou snad potíží bude poněkud odchylná hodnota vyráběného nf. napětí při různých tónech. Celý přístroj je jinak jako stvořený pro pocvičení se s elektronkovým voltmetrem.

Nf. generátor značně zjednodušíme použitím libovolného nf. transformátoru bez odboček o převodu asi $P : S = 3 : 1$. K sekundáru pak připojíme prostě vhodnou kapacitu, abychom dosáhli žá-

daného kmitočtu asi 100 Hz. Pro zpětnou vazbu je však nutné zavést katodovou odbočku asi v jedné třetině závitu zdola. Po případě si pomůžeme přivinutím této části „sekundáru“ na hotová dvě vinutí, aniž je porušíme. Přidané třetí vinutí zapojíme v serii se sekundárem, dbajíc správné polarity (sekundář i třetí vinutí vinuty stejným smyslem).


Přístroj, který jsme si probrali podle obr. 5, je lepší než měříč, jehož schema uvádí obr. 1, neboť vf. oscilátor je tu rozhodně stabilnější.

Řekli jsme, že pro funkci přístroje jako pomocného vysílače přidáváme jednak nf. oscilátor, jednak stíněnou výstupní část. Řekněme si několik slov o výstupním děliči. Vyrobené vf. napětí (modulované i nemodulované spěje bezindukční kapacitou 0,01 μF a případně odporem 500 Ω k uhlíkovému potenciometru 500 Ω. Jeho běžcem máme dánou možnost spojit výstupní svorky jen s částí výstupního napětí. Třípolohový přepínač dovoluje tři hrubé skoky v hodnotách výstupního napětí, které se takto dostane k běžci potenciometru buď plné nebo sražené. Třetí poloha (uzemněný kontakt) je výhodná při sladování zvláště citlivých přijímačů při zasnutí výstupního vývodu přímo do antenové zdírky přijímače. Výstupní svorky představují pro vstupní přívody sladovaného přijímače stálou impedanci 500 ohmů. (Dokončení.)

J. St.

Vlastnosti ozvučné desky s konečnými rozměry

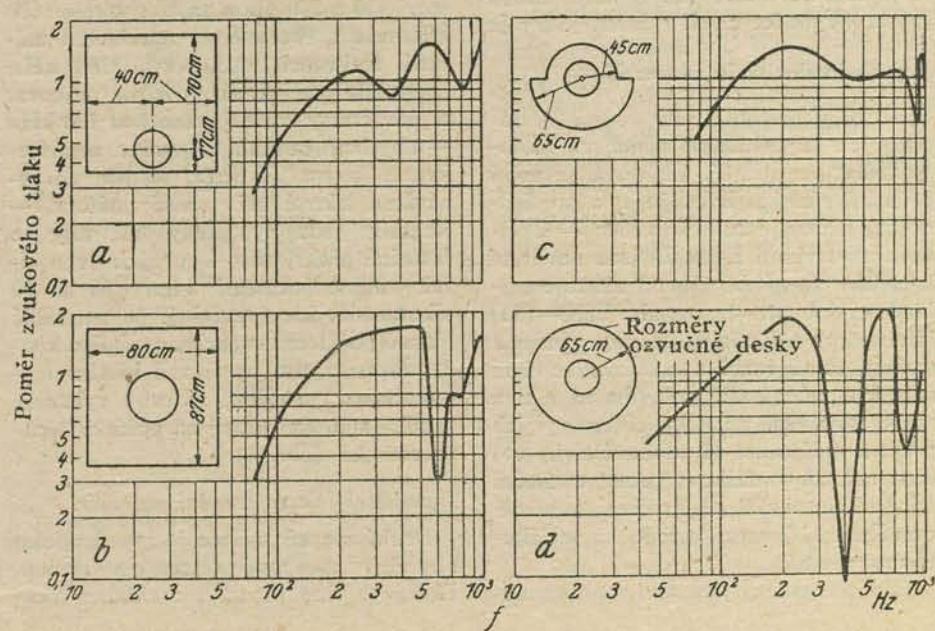Montujeme-li dynamický reproduktor na deskovou ozvučnici, dáváme jí zpravidla tvar čtverce a reproduktor má otvor ve středu. Někdy dokonce děláme ozvučnici kruhovou. A přece tyto úpravy nejsou nijak zvláště výhodné, jak ukazují připojené obrázky. Na svislé ose je vynášen poměr zvukového tlaku, jemuž je úměrný akustický výkon sou-




stavy; na vodorovné ose jsou kmitočty. Přibližně čtvercová ozvučnice s otvorem uprostřed má asi u 600 Hz zeslabení na pětinu, kruhová ozvučnice poměrně veliká, dokonce na dvacetinu při 400 Hz, zatím co deska na pohled nevhodná, kde je reproduktor zcela na straně, má křivku sice poněkud rychleji klesající u basů, zato však mnohem rovnoměrnější probíhající. Pro přenos basů je ještě výhodnější deska, omezená dvěma soustřednými kruhovými oblouky. Vypočteme-li délku zvukové vlny ve vzduchu pro kmitočty, při nichž v dolních dvou případech nastává zeslabení ($\lambda = 340 : f$), vydou hodnoty o něco větší, než je vzdálenost od středu membrány k okraji. Podle toho je možné pokusit se tónovým generátorem najít zeslabení na ozvučné desce, jakou máte na svém reproduktoru. (Obrázek podle Elektroakustisches Taschenbuch, G. Neumann.)

Z nápadů a prací našich čtenářů

Zkoušečka ze sluchátek

Radioamatér potřebuje stále zkoušečku na spoje a pod. Udělal jsem si jednoduchou, ale dobré pracující. Uzává klapáním stav spojují, odporu a kondensátorů. (Návod k použití viz „Praktická škola radiotechniky“, str. 131, odst. 11, č. 4. Pozn. red.)

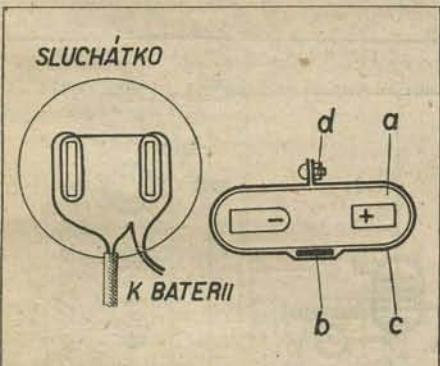Potřebný materiál: radiotelefonní sluchátko, normální baterie. Jedno sluchátko otevřeme a odpojíme jeden přívodní drát. Dírkou, kterou vstupuje do sluchátko šňůra, prostrčíme dvě slabé zvonkové šňůry nebo i drát, délky asi 30 cm. Jednu připájíme na šňáru a druhou na vývod od cívky (obraz 1).




Nyní se upevní baterie na pásek, spojující sluchátko, tak, že ji máme při práci na hlavě. Ustříhneme pásek plechu široký asi 30 mm, který baterii upevní. Plech stočíme podle obrázku 2 a spojíme nahore dvěma šroubkami. Na obrázku 2 je a baterie, b ocelový plech, spojující sluchátko, c plíšek, obalený kolem baterie, d šroubky. Na každý plíšek baterie přijde jedna šňůra. Bud ji připájíme, nebo dáme na svorky.

Chceme-li sluchátek použít k původnímu účelu, sejmeme prostě baterii a konce vedených šňurek spojíme navzájem.

Baterie vydrží velmi dlouho i při stálém zkoušení. Ještě upevníme šňůry, aby se nepletly, k plechu a máme zkoušečku hotovou.

Frant. Olič.

DIAGRAM PRO FILTRAČNÍ ODPORY R-C

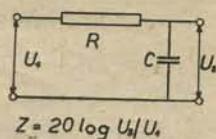

Jednou ze základních úloh při navrhování přijimače je výpočet filtračních obvodů. Dnes často používáme pro láci a jednoduchost filtrů z odporu a kondensátoru. Pro ty platí tento graf. Křivky jsou zase označeny přímo součinem $A = R \cdot C$ v $k\Omega \cdot \mu F$. Použití a způsob výpočtu ukazují příklady. Navrhnuti filtry pro standardní elektronik. superhet (na př. Stand. superhet 141).

Celková spotřeba přístroje je asi 60 mA, napětí na sběracím kondensátoru je asi 300 V. Stínici mřížka koncové pentody má dostati 250 V, směšovač, mf. a nf. zesilovač se spokojí úplně s 200 V.

Jelikož usměrnění je dvoucestné, kmitočet zvlnění je 100 Hz; napětí zvlnění pro dvoucestný usměrňovač vypočteme ze vzorce $E = 1,5 I/C$ (V, mA, μF). Přípustné zvlnění na anodě koncové pentody (AL4, EL3, EL11) činí asi 3 V. Můžeme ji proto napájet přímo ze sběracího kondensátoru, který bude mít hodnotu $3 = 1,5 \cdot 60/C$, odtud $C = 30 \mu F$. V obchodech běžná hodnota je 32 μF .


Napětí pro stínici mřížku koncové pentody má být 250 V a přípustné zvlnění asi 0,1 V. Odpor, který sraží potřebných 50 V, vypočteme: $R = U/I = 50/0,02$ je roven 2500 $\Omega = 2,5 k\Omega$. Nyní najdeme na stupni křivku, která udává zeslabení při 100 Hz 0,03 (asi 30 dB); její součin je $R \cdot C = A = 50$. Tedy $C = A/R = 50/2,5 = 20 \mu F$. Vystačíme však zcela s běžnou hodnotou 16 μF . Tímto filtrem jsme tedy zeslabili původní zvlnění 3 V na 0,1 V.

V elektronky, hlavně však nf. zesilovač, potřebují anodové napětí (200 V) ještě lépe vyhlazené. Přípustné zvlnění zde činí asi 0,001 až 0,01 V. Proto zde zařadíme filtr další. Odpor R vypočítáme, jako v předchozím, $R = U/I = 50/0,015$ je roven 3333 Ω . Běžná hodnota je 4 $k\Omega$. Pro přípustné zvlnění zvolíme střední hodnotu asi 0,005. Potřebujeme tedy zeslabiti 0,1 V (zvlnění za prvním filtrem) asi dvacetkrát. Křivka, vyhovující těmto podmínek (f = 100 Hz, Z = 26 dB), je označena 25. Tedy $C = A/R = 25/4 = 6,25 \mu F$. Zvolíme tedy buď 4 μF nebo 8 μF , čímž se filtrace ještě zlepší. — Vyšly nám hodnoty skoro stejné, jakých použili autoři standardního superhetu 141.

Podobně, jako v předcházejících, počítáme filtrační členy při usměrnění jednocestné. Zvlnění na prvním kondensátoru je $E = 4 \cdot I/C$ (V, mA, μF). Filtry ovšem musíme počítati pro kmitočet zvlnění 50 Hz.

Zcela jiným podmínkám musí vyhovovati filtry pro napěti pro automatické využívání uniku. Zde totiž žádáme, aby obvod nepropustil (lépe — účinně zeslabil) krátkodobé impulsy vyrovnanávacího napěti. Obyčejně se volí hodnoty tak, aby impulsy nad 2 Hz byly zeslabeny o více, než 10 dB. Na př. zvolíme filtrační odpor 1 M Ω . Křivka, vyhovující stanoveným podmínkám, má součin 250. Tedy $C = A/R = 250/1000 = 0,25 \mu F$. Ve skutečnosti se hodnoty C též z jiných ohledů volí v mezích 0,05 až 0,5 μF .

Otakar Horna.

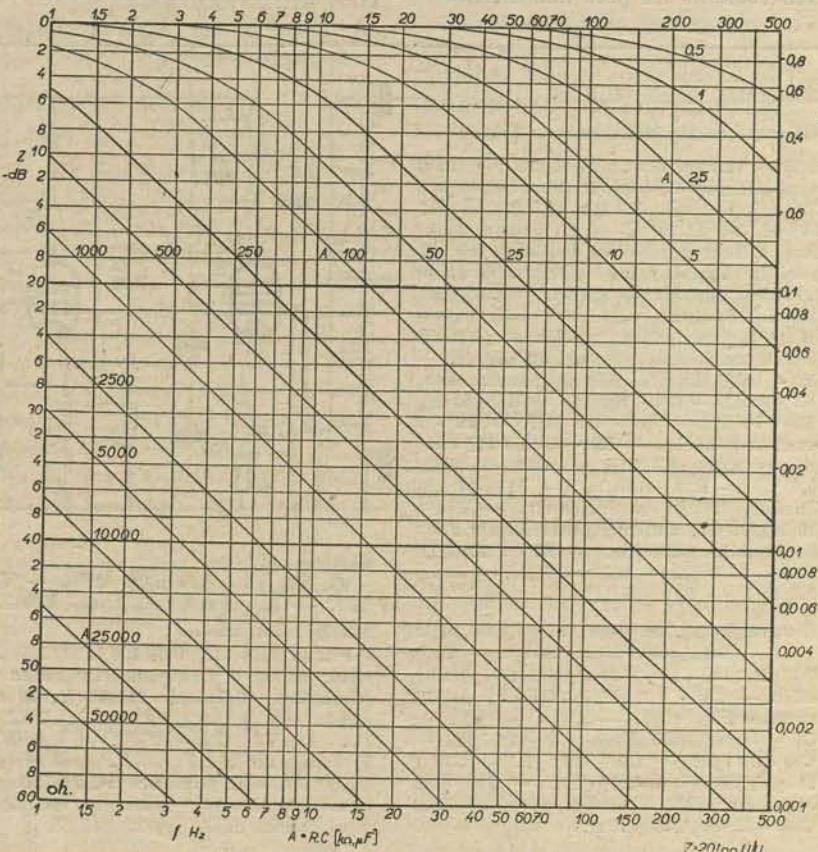

ELEKTRONKOVÝ VOLTMETR

pro měření napětí tónových kmitočtů

20 — 20.000 Hz od 0,003 do 300 V efektivních

II. Návod ke stavbě.



642

Hotový přístroj ve skříni. Dole původní svorky, nad nimi volič rozsahu 0,01 až 300 V, po stranách převodní stupnice, zasazené v okenních lepataném štítku. Vlevo od přístroje regulátor zesílení R2 a spinač V1 pro zmenšení citlivosti na třetinu, vpravo korekce nutly R13 a síťový spinač V2.

R1. Protože tyto odpory jsou zároveň mřížkovým svodem elektronky V1 a protože určují také vlastní spotřebu našeho přístroje, snažme se učinit je co možno veliké tak, aby odpor na 1 volt byl velký. S ohledem na mřížkový obvod bychom mohli jít až k 5 megohmům, avšak aby se kapacita vstupního obvodu škodlivě neuplatňovala při větších kmitočtech, zůstali jsme u 1,2 meghohmu, což stačí pro většinu použití.

Tímto přepinačem ponecháváme vstupní odpor beze změny, avšak na mřížku vedeme napětí z odbočky tím doleji položené, čím větší napětí měříme. Jest zřejmé, že zařazená část děliče musí mít k celému odporu děliče týž poměr jako vstupní napětí pro mřížku V1 (jež je současně napětím nejmenšího rozsahu, 0,01 V), k žádanému rozsahu. Chceme-li na př. základní rozsah přístroje 0,01 V zvětšit na 0,03 V, musí být zbytek děliče Ra, z něhož napájíme mřížku, dán vztahem:

$$Ra : R1 = 0,01 : 0,03 = 1 : 3,$$

čili pro R1 1,2 M musí být

$$Ra = 1,2 \times 1 : 3 = 0,4 \text{ M}\Omega.$$

Tak pro tento rozsah odbočíme z R1 odpor 0,4 meghohmu, z něhož napájíme mřížku, kdežto měřené napětí je připo-

Když jsme se v předchozím čísle seznámili s teorií, nebude obtížné pochopit činnost podle skutečného zapojení. Vidíme na něm tři vf. pentody, V1, V2 a V3, z nichž první je vstupní zesilovač, druhá kvadratický detektor a třetí zesilovač stejnosměrný, na nějž je připojen miliampérmetr 100 Ω , 1 mA.

1. Přepinač rozsahů.

Vstupní svorky jsou spojeny s přepinačem rozsahů R1 přes kondensátory

C1 a C2. Ty by tu nemusely být, když bychom chtěli měřit jen čistá napětí střídavá, na př. z mikrofonu, přenosky a pod. Protože však na př. v zesilovačích jsou střídavá napětí vázána na stejnosměrná, alespoň pokud je měříme přímo v anodových obvodech, zařadili jsme isolaci kondensátory již do přístroje, abychom stejnosměrnou složku vždy vyloučili.


Přepinač rozsahů tvoří řada odporn

Zapojení a seznam součástí.

Odpory (neoznačené jsou pro 1 W):

R1 - vstupní dělič napětí pro přepínání rozsahů, pořadí odporů shora: 800 k Ω , 280 k Ω , 80 k Ω , 28 k Ω , 8 k Ω , 2,8 k Ω , 800 Ω , 280 Ω , 80 Ω , 40 Ω . Odpory velké jsou složeny z několika bezdrátových odporek a doplněny na správnou hodnotu kouskem odporového kordelu, odpory pod 100 k Ω jsou jen z kordelu. Jsou vyrovnaný ohmmetrem a zapojením přístroje DUs 1 na hodnoty co možno přesné. — R2 - 1 k Ω , lineární drátový potenciometr. — R3 - 2 k Ω . — R4 - 100 k Ω . — R5 - 50 k Ω . — R6 - 50 k Ω . — R7 - 0,5 M Ω . — R8 - 2 meghohmy/0,5 W. — R9 - 3 × 150 k Ω v sérii. — R10 - 0,1 M Ω . — R11 - 1 M Ω /0,5 W. — R12 - 150 k Ω . — R13 - 3 k Ω , lineární drátový potenciometr. — R14 - 30 k Ω /20 W, uhlíkový potenciometr s odbočkami kroužkovými. — R15 - 2000 Ω . — R16 - 2000 Ω . — R17 - 50 Ω . — R18 - 0,7 M Ω . — R19 - 5 k Ω .

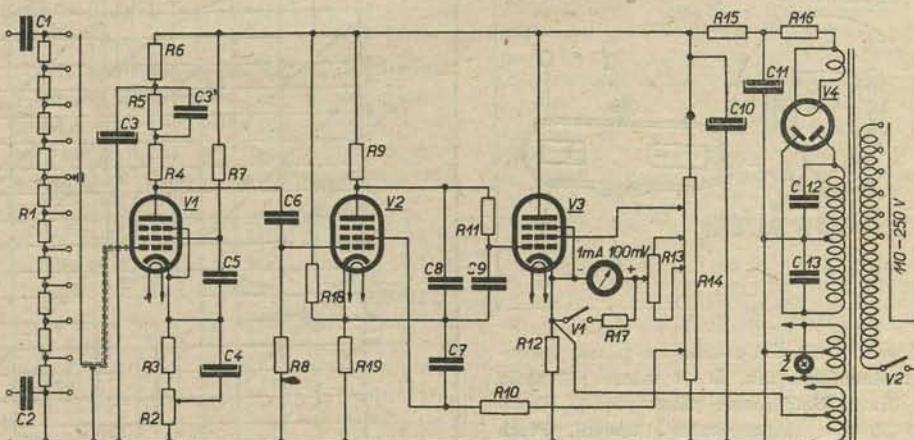Kondensátory (cm = pF, nF = 1000 pF):
 C1 - 15 nF/3000 V st. zkouš. — C2 - 0,1 μF /1500 V. — C3 - 8 μF /250 V, suchý ellyt. — C3' - 0,2 μF . — C4 - 50 μF /12 voltů, suchý ellyt. — C5 - 0,5 μF . — C6 - 15 nF/3000 V. — C7 - 0,5 μF . — C8 - 0,1 μF . — C9 - 0,1 μF . — C10 - 16 μF /320 V, mokrý ellyt. — C11 - 32 mikrofaradu/320 V, mokrý ellyt. — C12, C13 - 15 nF/3000 V st.



Elektronky:

V1, V2, V3 - AF7 nebo EF 6. — V4 - AZ1. — Zárovka 4,5 nebo 6,5 V/0,2 A.

Síťový transformátor:


Primár 110, 125, 145, 200, 210, 225, 245 voltů, možno li elektrostaticky stíněn od sekundáru. Sekundár 2 × 300 V, 20 mA usměr. proudu. 1 × 4 V/1,1 A. — 2 × 2 V/2 A (V1, V2 a Z). — 2 × 2 V/0,8 A (V3). V nouzi stačí běžný transformátor pro přijímače, na nějž přivineme zvláštní žhavici vinutí pro V3. Pro elektronky řady E se mění žhavici napětí na 2 × 3,15 V.

Měřicí přístroj:

DUs1, rozsah 1 mA/100 mV, 100 Ω . Je však možné upravit tento voltmetr i pro přístroje se základním rozsahem 2 miliampéry.

Ostatní součásti:

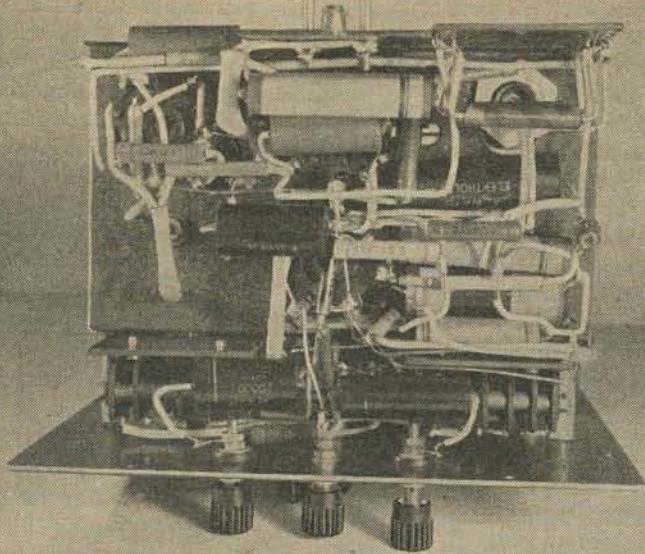Kostrá z železného plechu podle výkresu a popisu v textu (A. J. Doseděl, Praha). Jakýkoliv otočný přepinač dobré jakosti s 10—11 polohami a co možno malou kapacitou. V našem přístroji je Philips TA, upravený na 11 poloh. — Dva síťové přepinače V1 a V2.



jeno na celý $R1$. Tímto způsobem postupujeme dále, rozdělíme $0,4 \text{ M}\Omega$ zase v poměru $0,03 : 0,1$, abychom dostali tyto rozsahy přístroje: $0,01, 0,03, 0,1, 0,3, 1,0, 3,0, 10, 30, 100, 300 \text{ V ef}$.


Bude vás zajímat, kolik „ohmů na volt“ má tento přístroj. Je to hodnota různá, podle rozsahu. Při 300 V je to $1,200,000 : 300 = 4000 \text{ ohmů/V}$, avšak při rozsahu $0,01 \text{ V ef}$ vyjde $1,200,000$ děleno $0,01 = 120 \text{ M}\Omega$, tedy hodnota jinak sotva dosažitelná. Přístroje, které na tento přístroj připojíme, pracují tedy prakticky naprázdno, zejména při rozsazích pod 100 V .

2. Vlastní nf. zesilovač.

Tato činnost je svěřena elektronce $V1$, která má v anodě dvojí pracovní odpor: $R4$ a $R5$. $R5$ je pro větší kmitočty spojen nakrátko kondensátorem $C3'$, uplatní se asi od kmitočtu 150 Hz níže, kde způsobí vyrovnaní poklesu citlivosti kvadratického voltmetru viz odstavec 3. V obvodě katodovém je pro získání předpětí v serii pevný odpor $R3$ a potenciometr $R2$, při čemž obvyklý katodový kondensátor spojuje katodu s běžcem $R2$. Tím zůstane podle potřeby vhodná část $R2$ neblokována a způsobí nf. zpětnou vazbu, které používáme k nastavení zesílení $V1$ tak, aby při $0,01 \text{ voltu ef}$ na vstupní mřížce dal měřicí přístroj právě plnou výchylku. Anodový obvod $V1$ napájíme přes filtr $R6-C3$, který ještě dále vyhladí napájecí proud a brání zejména vzniku nf. zpětné vazby pozitivní.

Při běžném provedení je frekvenční charakteristika této úpravy asi od 300 hertzů úplně přímá až nad $15,000 \text{ Hz}$ a jen u basů mírně stoupá. Když jsme však svůj voltmetr začali zkoušet, shledali jsme už v samotném zesilovači katastrofální klesání charakteristiky asi od 4000 Hz , ukazující poklesem 6 dB na oktavu na tlumící obvod RC . Vinu

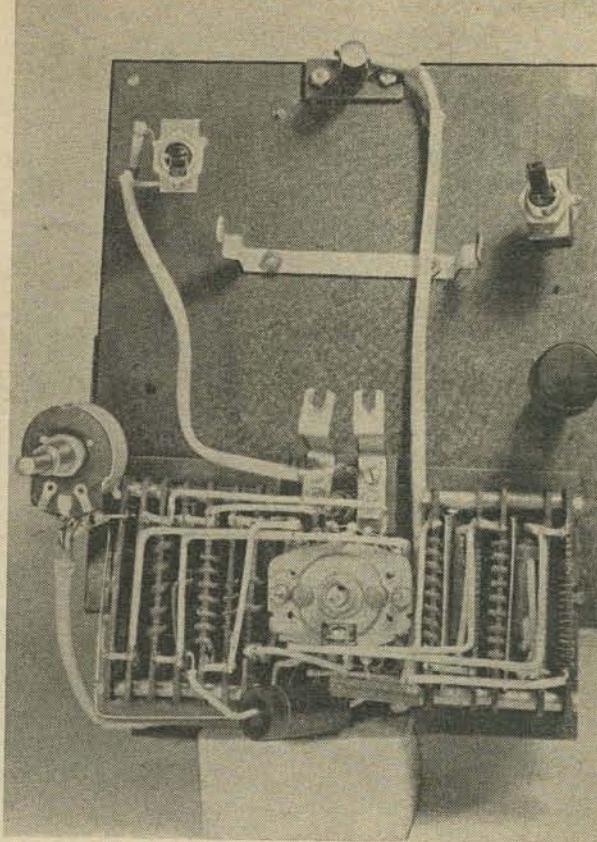Nahoře pohled pod kostru, součásti okolo elektronek. Vpravo úprava voliče rozsahů, po stranách přepinače odpory ze skupiny $R1$, nad ním přívody k miliampérmetru.




jsme našli v $C6$, který byl plechovým páskem připevněn ke kostře. Kapacita plechového pásku vůči polepům byla přes vlastní plášť kondensátoru a přes další obal z lesklé lepenky tl. $0,3 \text{ mm}$ asi 60 pF a spolu s $R4$ tvořila tónovou clonu nevítané výdatnosti. Když jsme kondensátor zavěsili do vzdutí na vlastní přívody, byla chyba odstraněna.

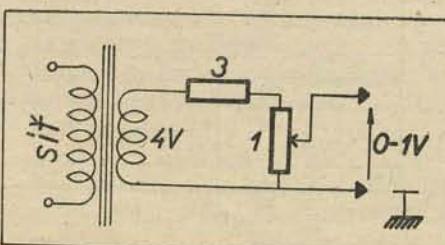3. Kvadratický detektor.


Této části jsme věnovali dosti místa posledně. Mřížkové předpěti získáváme odporem v katodě $R19$, takže i nás detektor pracuje s nf, zápornou zpětnou vazbou. Kdyby tu byl $R19$ asi $10 \text{ k}\Omega$, vzniklo by na něm i poměrně malým proudem velké předpětí, avšak zpětná vazba by byla příliš silná, takže by napětí vstupní muselo být asi 1 V ef . To je už trochu mnoho s ohledem na nutnost pracovat v poměrně úzkém rozsahu charakteristiky, kde můžeme předpokládat, že je parabolická. Proto jsme $R19$ zmenšili na $5 \text{ k}\Omega$; aby však dával

Tímto způsobem získáme řiditelné střídavé napětí ze sítě 50 Hz pro kontrolu kvadratického detektoru a zesilovače.



vhodné předpětí, vedeme jím kromě katodového proudu ještě proud pomocného obvodu z $R18$. Taktéž je kvadratický detektor spolu se stejnosměrným zesilovačem citlivější a dává plnou výchylku asi při $0,5 \text{ V ef}$.

Stínici mřížka je napájena z velkého děliče napětí $R14$ přes filtr $R10$ a $C7$. Hodnota $C7$ by měla být ještě větší, než použitá hodnota $0,5 \mu\text{F}$, takto nastává pokles citlivosti při basech, kterou vyrovňáváme obvodem $R5-C3'$. Kdybychom zvětšili $C7$, pak by sice tento nesnáz odpadla, stínici mřížka by sledovala však změny napětí na mřížce příliš pomalu a to se projeví dosti nepřijemným způsobem. Zvětšíme-li totiž měřené střídavé napětí na mřížce $V2$, tu podle výkladu činnosti stoupne anodový proud a pokles napětí na anodě $V2$ způsobí zvětšení výchylky kompensovaného miliampérmetru. Při tom současně stoupne proud stínici mřížky a tím klesne její napětí i anodový proud, čímž je vliv střídavého napětí na mřížce zase poněkud vyrovnan, takže konečná výchylka je menší. Máme-li však na stín. mřížce $V2$ velký kondensátor, nastane pokles napětí až když se náboj kondensátoru stráví, a to chvíliku trvá. Po tu dobu je citlivost voltmetu větší a způsobí, že při zvětšení napětí na mřížce ručka vyletíte prudce na hodnotu větší a pak teprve klesá; podobně při opačném pochodu nejprve prudce klesne a pak se pomalu vrátí na správnou hodnotu. Tomuto zjevu se musíme vyhnout volbou nikoliv zbytečně vel-

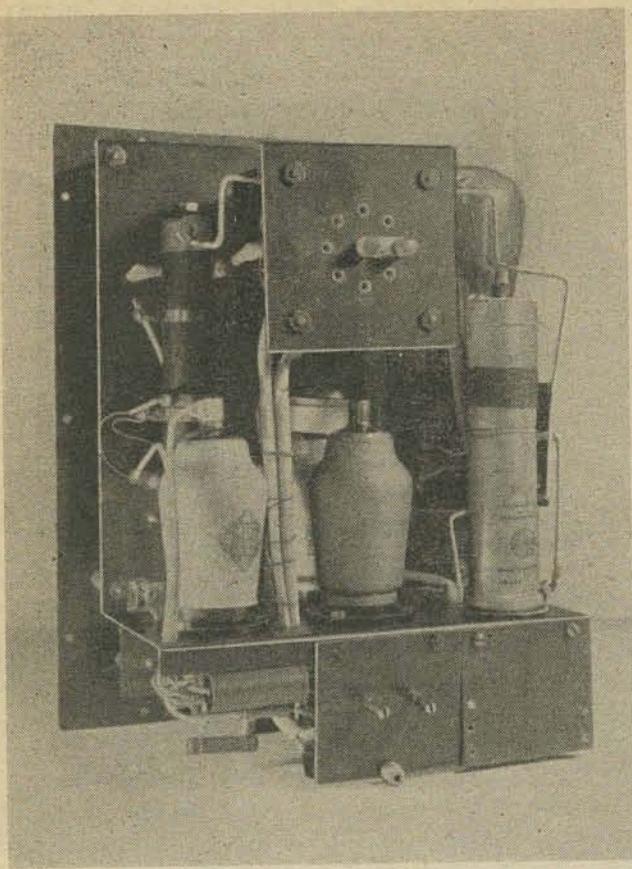

kých kondenzátorů, a to jednak C_7 , jednak C_8 a C_9 .

4. Stejnosměrný zesilovač.

Také o tomto obvodu jsme už jednali. Potenciometr R_{13} je tu pro možnost kompenzace nuly. Zdá se výhodnější provádět to změnou odporu R_{12} , pokud však prokáže opak. Odpor R_{17} , který můžeme připojit paralelně k měřicímu přístroji spinačem V_1 , zmenšuje jeho citlivost asi na třetinu, což se hodí při zapnutí přístroje, kdy ručička přístroje při plné citlivosti ukazuje „za roh“. Elektronka V_3 může být též se stejným výsledkem zapojena jako trioda.

I tento obvod pracuje se zápornou zpětnou vazbou, kterou tvoří odpory, jaký bychom naměřili mezi katodou a zemí, kdybychom horní konec R_{14} připojili na zem. Je to tedy zpětná vazba dosti vydatná.

5. Síťová část.

Zde není mnoho zajímavého. Anodový proud filtrujeme odporem R_{15} a kondenzátory C_{10} a C_{11} . Odporem R_{16} jednak zmenšíme anodové napětí, které bylo v původním přístroji zbytečně veliké, jednak omezíme vliv náhlých a chvilkových změn síťového napětí, neboť C_{11} má nyní napětí úměrné přibližně střední hodnotě napětí na anodách elektronky usměrňovací. Kdo by chtěl provést tento přístroj méně závislý na výchylkách sítě, zařadí doutnavkový stabilisátor napětí, z něhož stačí napájet stínici mřížky elektronek V_1 a V_2 .

Elektronka V_3 má anodu asi 150 V

Pohled ze zadu. Nahoře síťový transformátor, zakrytý destičkou voliče napětí, vpravo na konsolce usměrňovací elektronka, před ní dvojitý filtrační elektrolytický kondenzátor C_{10} a C_{11} , v popředu elektronky V_3 a V_2 (zleva), vzadu uprostřed elektronka V_1 . Vlevo velký dělič napětí napětí R_{14} . Dole uprostřed destička s kolíky pro přívod sítě, vpravo pomocná destička nesoucí odpory R_9 .

poru, nějakou nepřesnost. Pak musí mít knoflík ostrý ukazatel a dostatečně jemnou stupnici. Nad ním je spinač V_1 , kterým zmenšíme citlivost mA, dokud jej nemáme ještě v normálním chodu. Když však přístroj pracuje, nemusíme se o měřící přístroj bát, ani kdybychom na rozsah 0,01 V připojili třeba 300 V, neboť i v tomto případě poteče miliampermérem jen kompenсаční proud, asi o čtvrtinu větší, než je jeho rozsah, a nic více. Tak velikou přetížitelnost nemá jistě žádný jiný druh voltmetru.

Vpravo od mA máme kompenzaci nuly a síťový spinač V_2 , nahoře je kontrolní žárovka. Na zadní straně je plechovou destičkou zakryt volič síťového napětí a dole dva kolíčky v normální rozteči pro připojení sítě.

Výkres ukazuje provedení kostry. Tvoří ji spolu s čelní deskou plechový nosič tvaru L. Jeho svislá část odděluje prostor pro mA od vnitřku a stíní odpory děliče napětí s přepinačem rozsahů. Od nich jdě stíněný přívod k mřížce V_1 , vedle níž jsou elektronky ostatní. Usměrňovací elektronka a síťový transformátor jsou v horní části, aby dolní zůstala co možno chladná. Z téhož důvodu má plechová skříň nahoře i dole větrací otvory a součástky, jejichž oteplení by mohlo vadit, jsou dole. Spojujeme podle zásad pro zesilovače, zemnicí vodič volme co možno silný a spojme jej s kostrou u V_1 a zemní svorky, a to na jediném místě, nejlépe blízko střední vstupní svorky na skříni.

7. Uvedení do chodu.


Nejprve musíme nastavit stejnosměrný zesilovač. Řídící mřížku V_2 spojíme přímo se zemí. Přerušíme obvod R_{12} , miliampermétr zapojíme na svorky obráceně, než ve schematu, a nejprve kabliky, aby mohl ležet vedle a abychom mohli vlastním přístrojem točit. V_1 zapneme, takže rozsah bude asi 3 mA. Po zapojení na síť nastavíme odbočky k R_{13} na potenciometru R_{14} tak, aby miliampermétr udával asi 1,5 mA. Tyto odbočky nechť jsou zatím asi 5 mm od sebe, později je v zájmu jemnějšího řízení R_{13} dáme těsněji k sobě. Ostatní odbočky jsem rozložili tak, aby

nad nulou. Proto ji žhavíme zvláštním žhavicím vinutím, jehož střed je spojen s katodou. Při pokusech jsme však dosáhli dobrých výsledků, i když střed byl uzemněn, což je totéž, jako bychom všechny elektronky žhavili z jediného vinutí. Důležité ovšem je, aby katoda měla vůči vláknu dostatečně malý svod, neboť rozdíl napětí 150 V je již značný. Proto se raději přidržíme doporučené úpravy.

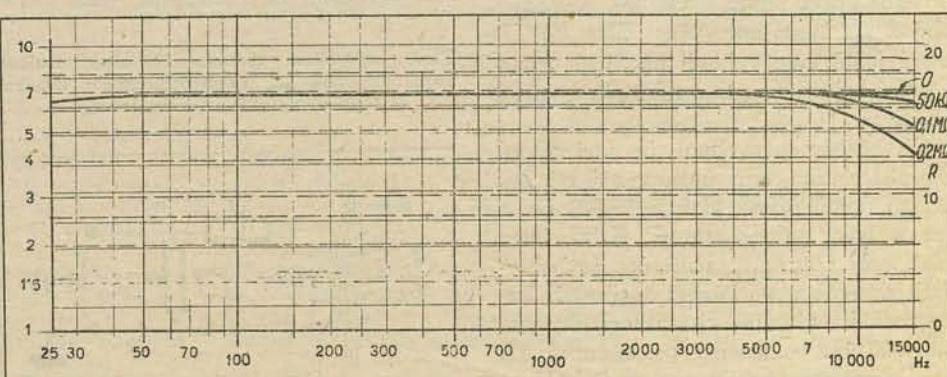6. Stavba.

Nejlépe nám pomohou snímky a kresba skříně. Přístroj je tvaru podobný většimu voltmetru, do jehož čelní stěny vkládáme do zapuštění vlastní měřicí přístroj. Pod ním je přepinač rozsahů a dole přívodní svorky; střední je přímo spojena s kostrou a zemní větví. Vlevo od mA je regulátor zesílení, který je účelně nějakým způsobem zajistit proti náhodnému pootočení. Můžeme ho také používat k přesnému nastavení, shledáme-li v jednotlivých rozsazích vinou nepřesných vstupních od-

Frekvenční charakteristika voltmetu. Napájení z tónového generátoru přes odpor R , jehož hodnoty jsou uvedeny v charakteristikách. Diagram ukazuje, že až do 50 $\text{k}\Omega$ vnitřního odporu zdroje lze měřiti bez korekce.



Nákres skříně elektronkového voltmetu. Obrázek vpravo dole udává vzhled vestavěné čelné desky s poličkou a nosníkem pro elektronku AZ1. Kopii výkresu v měřítku 1:1 mohou získat zájemci o vlastní výrobu v redakci t. l. za 10,— korun (předplatitelé 8,— K.)


na přívodu k stínicí mřížce $V2$ bylo asi 100 V a přívod k stínicí mřížce $V3$ byl asi uprostřed mezi odbočkou k $R13$ a kladným koncem.

Ted' si opatříme nějaký obvod, z něhož bychom mohli odebírat střídavé napětí od 0,1 do 1 V. Pomůže tu na př. žhavici vinnutí nějakého transformátoru, přemostěné vhodným děličem v odporu pevného a lineárního potenciometru. Na př. při napětí 4 V zapojíme do série odpor $3\text{ k}\Omega$ a potenciometr $1000\text{ }\Omega$, nebo jiné hodnoty v téme poměru. Bude-li odpor menší, na př. $100\text{ }\Omega$ potenciometr a $300\text{ }\Omega$ odpor, budeme moci napětí kontrolovat střídavým voltmetrem, není to však zatím nutné. — Pro tento úkol se výborně hodí zdroj střídavého napětí k měření, který jsme popsali v loňském 7. čísle t. I.

Některý z těchto zdrojů zapojíme mezi mřížku elektronky $V2$ a zemi, spojení nakráko ovšem zrušíme. Když zvětšujeme střídavé napětí od 0, klesá výchylka mA s původními $1,5\text{ mA}$; zvětšujeme až klesne na $0,5\text{ mA}$, to jest o 1 mA . Má na to stačit napětí asi do $0,6$ voltu efektivního. Zpozorujete také kvadratickou stupnici přístroje: až asi do třetiny konečné hodnoty je pokles mA poměrně malý.

Když máme tuto kontrolu za sebou, můžeme zapojit mA obráceně, tedy vyznačeným způsobem, a také $R12$ připojit. Napětí na mřížce $V2$ zatím vypneme, mřížku však se zemi již nespojíme a pak se snažíme potenciometrem $R13$ nastavit nulovou výchylku. Když se to nepodaří, musíme změnit

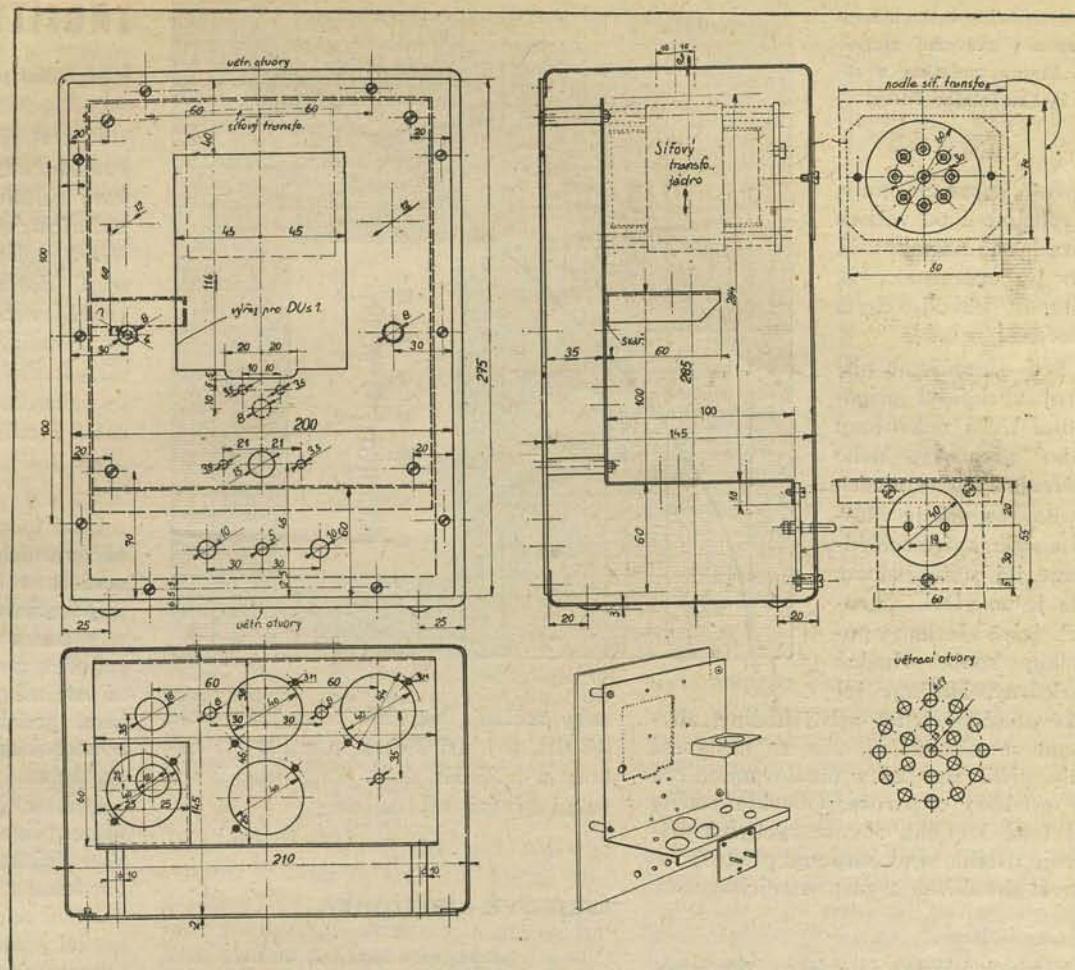Tímto způsobem jsme kontrolovali frekvenční charakteristiku svého voltmetu. Napětí tónového generátoru udržoval také citlivý elektronkový voltmetr.



umístění odboček k $R13$ na děliče $R14$. Přitom hledíme, aby vzdálenost nepřesáhla zmíněných 5 mm. Ručka přístroje se hne při každé změně napětí v síti, rozdíly však nemají být větší než 0,5 dílku 60stupňového dělení, okamžitá výchylka asi 2 dílky.


Ted' zase zavedeme napětí na mřížku $V2$ (citlivost mA stále zmenšena zapojením spinače $V1$) a zvětšujeme je tak dlouho, až výchylka dále nestoupá. Má to nastat opět při hodnotě $1,5\text{ mA}$, zpravidla tu však bude odchylka. Vyrovnané ji tentokrát už přesněji, stále při nadbytečně velkém napětí na mřížce $V2$ tím, že posouváme buď odbočky k $R13$, anebo odbočku k stín. mřížce $V2$ tak, až výchylka mA bude jen o málo větší, než jeho plný rozsah, tedy na př. $1,2$ miliamperu. Tím máme přístroj konečně nastaven od detektoru až po mA ; povede-li se vám to napoprvé, nezapomeňte hned důkladně utáhnout odbočky potenciometru $R14$.

Odpojíme zdroj střídavého napětí od elektronky $V2$. Byl-li před tím vytvořen na nulu nebo odpojen od sítě a tedy výchylka mA rovněž nula, nesmí se ani teď podstatně změnit. Změna může vzniknout z dvojí příčiny: buď předchozí zesilovač „bručí“, nebo kondenzátor $C6$ má znatelný svod, který činí mřížku $V2$ trochu kladnější. Oba tyto vlivy byly vyrazeny, dokud byla

mřížka $V2$ spojena přímo nebo přes poměrně malý odpor se zemí.

Rozlišení těchto vlivů provedeme snadno. Předeším přepneme na nejvyšší rozsah (300 V), kdy je řídicí mřížka $V1$ spojena přes $40\text{ }\Omega$ se zemí a od ní tedy hučení nemůže přicházet. Změnila-li se přitom výchylka mA , musíme důkladněji stínit vstupní obvod voltmetu, což je však málo pravděpodobné. Zůstává-li změna, vytáhneme elektronku $V1$. Zmizí-li výchylka, je vinna nedostačující filtrace nebo vada v příslušné součástce; jinak zůstává na svodu $C6$. Pokud je změna výchylky malá, můžeme ji připustit a vskutku se s ní shledáte též u všech kondenzátorů. To je důvod, proč nemůžeme ani zde volit s ohledem na dobrý přenos basu $C6$ a $R18$ libovolně veliké. Proto také volíme kondenzátor zkoušený 3000 voltů, aby byla pravděpodobnost svodu malá. Stačíme-li odchylku vyrovnat nepatrným hnutím potenciometrem $R13$, nemusíme se o ni dál starat.

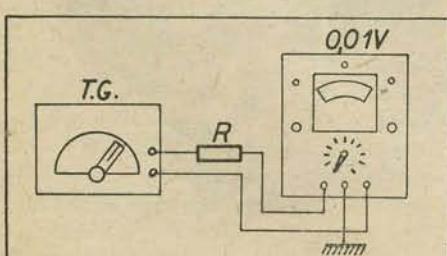Docházíme na vstup. Připojíme sem svůj zdroj střídavého napětí, upravený na 1 V, na tuto hodnotu také přepneme rozsah a zkoušíme, zda přístroj ukazuje. Když pak zdroj odpojíme, přepneme na rozsah 0,01 V a přiblížíme se rukou ke vstupní svorce, objeví se plná výchylka mA ještě dříve, než se jí dotkneme. Až však bude voltmetr ve skříni, nesmí se



Ukázka cejchovního diagramu s převodní stupnicí, kterou umístíme v rámečku čelního štítku.

změnit nastavení nuly, přepínáme-li od větších rozsahů až na nejmenší. To by znamenalo, že vstupní obvod chytá bručení.

Ted' už můžeme přístroj vyzkoušet připojením třeba mikrofonu nebo přenosky, nebo měřením na stupních zesilovače, což je vděčné a zajímavé. Prohlédneme jej ještě jednou, zda je po všech zákoncích ještě všechno v pořádku, spoje vhodně rozloženy. Nechme jej


také otevřený běžet asi 2 hodiny, aby chom se přesvědčili, zda se nastavení nuly příliš nemění s oteplováním, což by svědčilo o poruše. Obvykle stačily asi 1 až 5 minut, aby se výchylka přístroje ustálila. Pak můžeme přístroj vestavět do skříně a začít s cejchováním.

8. Cejchování.

Předpokládáme, že odpory přepinače rozsahů R_1 jsou tak přesné, jak jen lze, na p. s chybou menší než 2% nebo ještě méně. Pak stačí ocejchovat dva rozsahy, na něž máme běžné dobré střídavé voltmetry, na p. 3 a 10 V. Ostatní z nich získáme násobením nebo dělením *10. Vlastní cejchování je docela snadné: nějaký dobrý ocejchovaný voltmetr připojíme paralelně k našemu, nastavíme po čtvrt hodině chodu přesně nulu, pak nastavíme plné napětí rozsahu a potenciometrem R_2 nařídíme zvětšení tak, aby mA ukazoval právě plnou výchylku. Několikrát kontrolujeme nulu a plnou výchylku a pak zmenšujeme cejchovací napětí asi po deseti sekundách až k nule a pečlivě zapisujeme výchylku mA. Totéž provedeme v druhém rozsahu. Z tabulky, která tak vznikla, nakreslíme diagram, jehož ukázkou má nás obrázek, a z něho převodní stupnice pro rozsah 3 a 10 V, kterou uložíme po stranách přepinačů rozsahů do rámečku ve štítku.

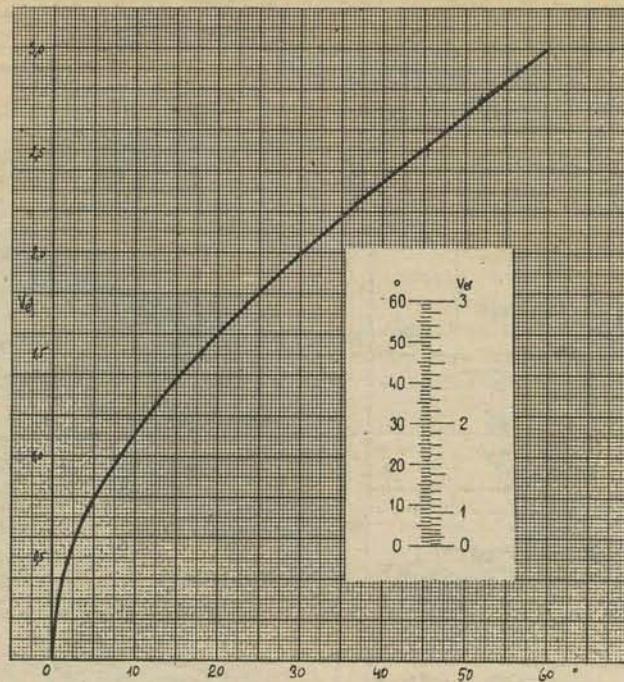9. Frekvenční charakteristika.

O vlastnostech tohoto voltmetu jsme už jednali a jeho použití uvedeme při vhodných příležitostech. Zajímá nás ještě frekvenční charakteristika. Tu jsme zkoušeli tónovým generátorem podle letošního čísla 3 a shledali jsme v nejnovější úpravě průběh podle připojeného diagramu, kde jsou také uvedeny způ-



soby měření. Největší odchylka je asi 0,2 dB, t. j. asi 2%, a to u 100 Hz nahoru a u 25 Hz dolů. To postačí i pro velmi přesná nf. měření

Ing. M. Pacák.

Gumová elektronka

Děje v elektronce jsou tak složité, že si je i zkušený vědec těžko představí do všech podrobností. Musí si pomáhat složitými výpočty a měřením, aby mohl zjistit běh nejmenších částeček elektřiny — elektronů — a jejich účinky. Tuto pracnou metodu nahradili nedávno v laboratořích Philips mechanickým modelem, který byl sestaven podle obsáhlých úvah, doložených podrobnými výpočty. Po kruhové gumové bláně jsou vystřelenovány světélkující kovové kuličky, které zastupují elektrony. Do gumové blány vytlačují se ze spodu různě velké vývýšeniny, které představují jednotlivé elektrody vnitřního systému elektronky. Pohyby kuliček po gumové ploše se fotografuji, čímž se jejich dráhy zaznamenávají v podobě světelných čar. Tyto čáry ukazují, jak se kuličky proplétají mezi vrcholky — zároveň však také ukazují, jak se budou pohybovat elektrony v elektronce, zhotovené podle této „gumové elektronky“.

Povrchové teploty žárovek

Dr. W. Geiss (Eindhoven) měřil na řadě vzorků různých žárovek povrchové teploty na různých místech. Při patci nahoru byla největší teplota u patice, a to mezi 105 až 115 stupni podle druhu žárovky. Při patci dolu byla největší teplota na vrcholu baňky a dosáhla hodnoty mezi 115 (žárovka tvaru svíčky, proudnicový tvar usnadňuje chlazení) až 220 stupňů. Zejména malá svítidla musí tedy být dobře větrána, aby teplota nevystoupila na škodlivou hodnotu. Uvážime-li, že činová pájka teče asi při 180 stupních, shledáme teplotu žárovek značně vysokou.

TROJITÝ POTENCIOMETR

k měřicím přístrojům


Pro měřicí přístroje, na p. můstky, pomocné vysilače a zejména elektronkové voltmetry a tónové generátory potřebujeme přesné otocné potenciometry. Běžné výrobky tovární zpravidla nemají dostatečně pravidelný a trvalý průběh, nebo jsou příliš malé, nebo málo travlivé. Zde je návod k výrobě vícenásobného potenciometru pro tónový generátor, podle něhož si můžete vyrobít i odlišné potenciometry pro jiné účely tohoto druhu.

Účel tohoto potenciometru najde čtenář vysvětlen v návodu na tónový generátor v letošním čísle 3. Zde jen připomeňme, že potřebujeme odpory v rozsahu asi 1000 až 100.000 ohmů, průběhu u všech tří pokud možno přesně stejném (potenciometry se souběhem, podobně jako u vícenásobného kondensátoru), který se nemění s používáním.

Snímek i výkres ukazují, že používáme přízové šňůrky, ovinuté odporným drátkem, tedy tak zv. odpornového kordelu, z jakého se dříve vyráběly drátové odpory. V obchodech je dnes kordel poměrně vzácný, lze jej však získat u výrobců nebo opatrnlým rozvinutím starších drátových odporek tohoto druhu. Odpor bývá různý, od několika set ohmů až do půl megohmu na metr. Tato největší hodnota se nám hodí: vložíme-li nosné kotouče asi 7 cm v průměru, vyjde délka kordelu pro jeden potenciometr asi 20 cm a to je právě potřebných 100.000 ohmů.

Nás vícenásobný potenciometr má tři

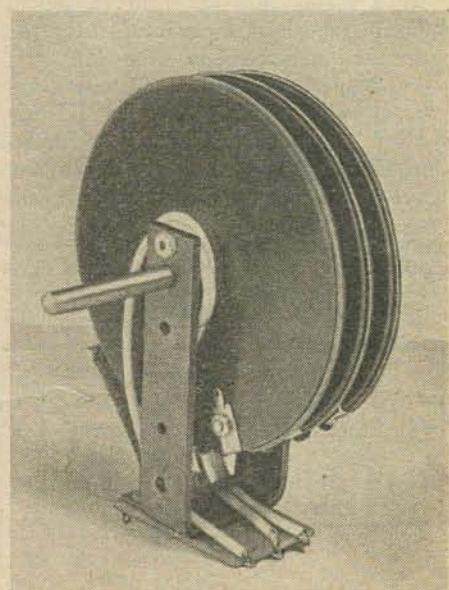Trojité potenciometr, určený pro důkladnější provedení tónový generátor na podstatě posuvu fáze.




stejné členy, každý s pertinaxovým kotoučem vhodného průměru s mělkou drážkou, vysoustruženou na obvodu. Do této drážky je uložen a celuloidovým lakem zlepšen kordel a jeho konce jsou zachyceny a připevněny příponkami z plechu tvaru úzkého U, jehož ramena jsou sevřena šroubkem, který prochází dírkou v pertinaxovém kotouči. Trojice kotoučů je nasazena na hřidelku a sevřena mezi silnostěnnou rozpěrací trubky výšky asi 7 mm, navlečené rovněž na hřideli. Ložiska hřidele jsou v ramech páskového nosiče tvaru U, jehož spodní část nese pertinaxovou svorkovnici.

Na jednom jejím konci jsou přinýtovány klouzavé dotyky z pásků z tvrdé mosazi nebo z fosforové bronzy. Konec, kterým se dotýkají kordelu, je ohnut do válcové plošky o poloměru asi 1 mm a ostatní část dotyku je vedena tak, aby tvořila tečnu obvodu kotoučů. Jen tak zabráníme vzpírání při zpětném pohybu a z toho plynoucímu ručkování a dření kordelu. Abyste se dotyky při značné délce zbytečně nepoddávaly v ostrém ohbí u svorkovnice, jsou tam vyztuženy příložkami ze silnějšího plechu, které také skýtají oporu upevňovacím nýtkům. Dotyky jsou tak napruženy, aby tlačily na kordel co možno lehce, na př. silou asi 10 g.

Druhý vývod potenciometru jde z konce kordelu z otočných kotoučů. Musí být proto pohyblivý a tvoří jej spirála z ohebného tenkého kabliku (talex). Jeden konec připájíme na očko u příponky, držící příslušný konec kordelu, pak jej vedeme blízko ke středu kotouče, utvoříme vhodnou, nikoliv zbytečně dlouhou spirálu, na př. asi 1 až 2 závity a odtud přímo k spájecím plíškům na svorkovnici. Kabliky zajistíme na koncích proti ohýbání navlečením kousku špagety, který přesáhlne až na konec očka. Dále musíme vhodně umístiti kablik, aby při otáčení o něj nezachycovaly vývody na kotoučích a příponky kordelu.

Aby byl kordel důkladně upevněn v drážce na kotouči a také aby se jeho závity nemohly při otáčení hrnouti dotykem nebo při méně setrném zacházení hněd poškodit, je kordel zlepšen do drážky řídkým roztokem celuloidu ve směsi acetolu a octanu amylného, který nanášíme plochým dřívkem se strany mezi kordel a kotouč. Nanášení opakujeme, až je kordel se stran pěkně zalit celuloidem. Při tom se neubráníme kápnutí i na vrchní plochu, která má zůstat čistá, takže pak při zkoušce ukazuje potenciometr přerušení. Snadno si pak pomůžeme: otřeme povrch kordelu hadříkem, napojeným acetonom. Otíráme jen zlehka a směrem závitů na kordelu, abychom je neshrnuli nebo nepřetrhali.

U vícenásobného potenciometru je pro

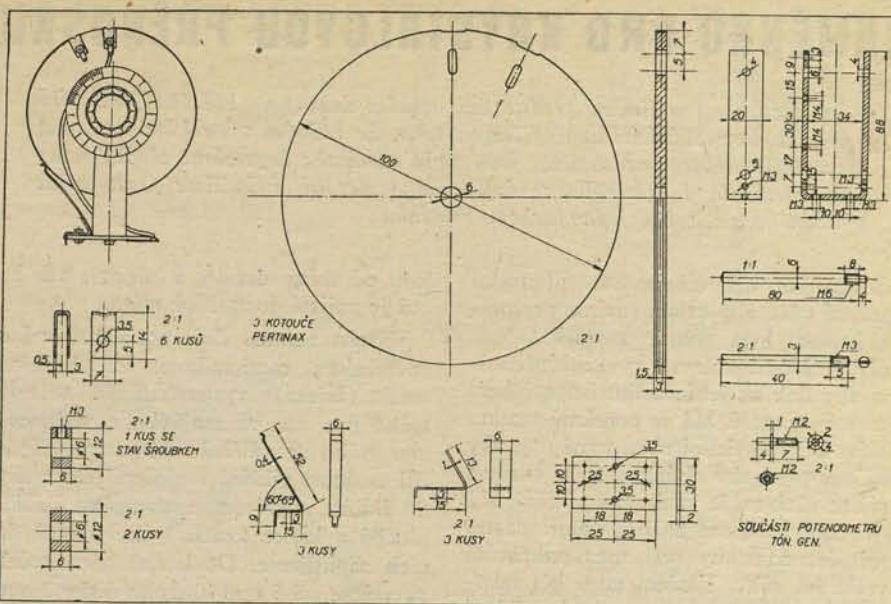

Výkres součástí a sestavení potenciometru. Konec kordelu jsou zataženy příponkami do mělkých vybráni v kotoučích. — Narážka vpravo dole může být raději větší; tím se zmenší úhel potenciometru, ale i krajová chyba vinou ohýbu kordelu.

daný účel důležité, aby měl naležitý souběh. U dobrého kordelu bývají výsledky i bez úprav dobré, můžeme si však pomocí způsobem, který připomíná sládování superhetu. Potřebujeme k tomu jen nějaký dostatečně citlivý indikátor odporu (nemusíme odpor znát, stačí vědět, že-li stejný nebo rozdílný u srovnávaných částí) a pak tužku a papír.

Na hřidel potenciometru nasadíme knoflík s dělením, který dovoluje odečítání polohy a rozdělení pracovního rozsahu na př. na 6 dílů, označených v dalším výkladě číslicemi 0—6. Pak kotouče předběžně srovnáme, aby konce kordelu stály na nich v „zákrytu“ a utažením matičky na hřideli zajistíme. Indikátor odporu nemusí být nic většího, než citlivý voltmetr v serií s baterií, který zapneme na takový rozsah a volime baterii tak velikou, aby výchylka v poloze potenciometru 3 (střed) byla právě asi tak $\frac{1}{2}$ celé stupnice. Pak nastavujeme potenciometr postupně na dílek 1, 2, 3 atd. a v každé poloze odečteme a zaznamenáme výchylku indikátoru, který zařadíme do obvodu všech tří odporů, aniž při tom nějak hneme nastavením potenciometru. Trojice výchylek mají být vždycky co možno blízké, i když asi nebude přesně stejně. Taktéž však poznáme, zda tu není nějaká hrubá chyba, na př. na jednom kotouči kordel o jiném odporu atd. Můžeme-li odpor měřit (můstkem nebo přesným ohmmetrem), pak můžeme dokonce vynést tři čáry průběhu R , které mají být přímé a souhlasit s odchylkou co možno malou, na př. do 2%. Shledáme-li, že některý kotouč má

proti ostatním odpor trvale menší o hodnotu přibližně stejnou, nebo při možnosti nakreslení průběhu R , že jedna přímka má s ostatními stejný sklon (je s nimi rovnoběžná), ale je posunutá, pak tuto chybu snadno napravíme pouhým pootočením kotouče. Tuto práci provedeme částečným uvolněním matičky na hřidelku a po natočení nastavíme polohu 3 a kontrolujeme tak dlouho, až dosáhneme odporu přesně stejněho. V daném případě průběhy pak natolik souhlasí, že další úpravy není třeba a potenciometru můžeme používat.

Zůstanou-li však na počátku a na konci odchylky, zatím co střed je předchozí operaci vyrovnan, pomůžeme si takto: Nastavíme polohu 1, kdy je zařazena šestina celkového odporu kordelu, a zkoušíme odpor. Má-li některý kotouč odpor podstatně menší, pomůžeme si připojením kousku kordelu po případě s menším odporem na jednotku délky, jako přídavek třeba mezi spirálku a její vývod. Tak může dosáhnout přesného vyrovnaní na počátku „rozsahu“. Jestliže jsme takto vyrovnali na délku 1 (šestina celkového odporu) chybu na př. 3%, posuneme si opět nastavení středu, ale jen o 1% a to nevadí.

Podobně na délku 5 můžeme nastavit souhlas, a to tentokrát přidáním vhodného velikého odporu paralelně k tomu kotouči, který je větší než ostatní. Početním sledováním je možné najít z daných průběhů přesné hodnoty jak posuvu středu, tak seriového i paralelního odporu a tím dosáhnout přesného „tříbodového“ vyrovnaní potenciometru. Návod k tomu si zájemci jistě dokáží sestavit sami, na šestí však při dobrých kordelech a při našich náročích na souhlas není zpravidla nutné jít vůbec tak daleko. — Tím si vyrobíme potenciometry průběhů natolik shodných, že jich můžeme použíti pro měřicí přístroje s postačující přesností.

RAMÉNKO PRO KRYSTALOVOU PŘENOSKU

Jednoduchostí a jinými přednostmi ovládla dnes pole běžného používání přenoska krytalová. Hlavní přičinou toho, že běžným výrobkům továrním lze vytýkat některé nedostatky, jsou vady raménka; krytalové vložky samy jsou zpravidla dobré, nebo se dají snadno zlepšit. Přinášíme proto popis výhodného a výrobně jednoduchého raménka.

Raménko má především přenosku správně vést, aby svislá rovina, proložená jehlou, byla pokud možno tečnou drážky. Má dovolovat vyvázití přenosku, aby tlak na jehlu a tím i opotřebení desek byly malé. Má se poměrně snadno otáčet kolem svislé i vodorovné osy, aby unášení přenosky drážkou bylo snadné, aniž tu však může vzniknout vklánání. Má mít také možnost snížití dolní vlastní kmitočet soustavy pod mez nahrávání zvětšením váhy. Uložení musí být takové, aby v žádné ose nenastávalo vklánění nebo naopak drhnutí. Nasazování na desku a vkládání jehly má být snadné. Povšimněme si, jak jsou tyto podmínky splněny na našem výrobku.

Vlastní přenoska, t. j. krytalová vložka, je upevněna v plechovém žlábku, který se otáčí kolem vodorovné osy na dvou hrotech ve jhu tvaru *U* ze silnějšího plechu. Jho je přinýtováno k pásku, který tvoří vlastní raménko, otočné kolem svislé osy ve stojáku z pásků železných. Uložení je opět na hrotech, jejichž výroba je snadná a uložení dokonale těsné, bez možnosti vklánění, a při tom snadno otočné.

Žlábek s vložkou má vnítřován železny sloupek s jamkami pro hroty vodorovné osy. V jeho okolí je do hotového žlábku vlisto olovo, které tvoří zatížení raménka, nezvětšuje však tlak na jehlu, neboť je souměrně rozloženo kolem vodorovné osy. Toto zatížení má za účel posunout rezonanci raménka dolů. Zdá se výhodným zvětšiti tufo váhu co možno nejvíce, čímž rezonance spolehlivě vypadne z užitečné tónové oblasti. Nezmíme však jít příliš daleko, neboť pak — zvláště piezoelektrická — přenoska při nesouměrně vylisované desce ne-přijemně „dýchá“ tím, že těžké raménko neochotně sleduje házení výstředních drážek. Proto je udané množství olova asi horní mezi.

Abychom mohli měnit tlak na jehlu, resp. nastavit jej co možno malý, jak to jen dopouští použitá vložka (přílišné zmenšení tlaku působí vyskakování jehly z drážky při hlubších tónech), máme tu posuvné závaží na horní straně žlábku, kterým můžeme tlak zmenšovat nebo zvětšovat a v žádané poloze je upevněme stavěcím šroubkem. — Přenoska je zdánlivě značně natočena vůči raménku, spojíme-li však na výkresu hrot jehly se svislou osou otáčení, dostaneme odchýlení jen asi 270°. Jehla se při této úpravě a přes poměrně krátké raménko odchy-

luje od tečny drážky v mezích asi 30°, což je zajisté dostatečně málo.


Výroba nemusí cinit potíž ani méně dovednému mechanikovi. Z obyčejné oceli (železa) vysoustružíme svislou tyčku pro osu ve stojáku a vodorovnou tyčku pro žlábek. Abychom vyloučili možnost vklánění v uložení této tyčky do žlábku, vypilujeme otvory ve žlábku ploché a konce kratší tyčky přesně do nich zapilujeme. Do konců obou tyček zavrtáme asi 5 mm hluboko dírky 2 mm v průměru a ústí mírně kuželově rozšíříme vrtákem, sbroušeným do úhlu asi 90°. Z plechu 0,8—1 mm zohýbáme žlábek, jehož rozměry dovolují použití nejrůznějších vzorů krytalových vložek; na rozdílnější druhy amatérské je tu dost místa. Zadní strana žlábku je uzavřena, přesná být nemusí. Pak vymezíme dřevěnými těsnými vložkami místo v žlábku pro nalití olova, oceníme pájkou s použitím kyseliny několik míst na žlábku i na tyče, aby se olovo spojilo

s oběma součástkami a znemožnilo jejich uvolnění nebo vklánění, roztavíme na železné lžici potřebné množství olova a po sebrání nečistot vlijeme je do suchého žlábku. Do jiné dřevěné formy nalejeme trochu olova na výrobu posuvného závaží, které pak osoustružíme, provrtáme a prořízneme pro nasazení na vodicí tyčku. Ta je spojena se žlábkem dvěma úhelníčky, přinýtovanými na vhodné místo.

Ohýbání pásků pro jho, raménko a jeho spojení s tyčkou, a pro stojánek vyžaduje trochu přesné práce ve svéráku s hladkými čelistmi. Pro jho potřebujeme také kousek železa šíře 31 mm, aby byl ohyb pěkný. Umístění jha tímto způsobem dovoluje ponechat přenosku bez podpěrného stojánu, protože i když ji spustíme mimo desku, nemůže mnoho klesnouti: stojí mu v cestě dolní ohyb jha. Naopak při vkládání jehly snadno přenosku zvedneme téměř do pravého úhlu, takže na otvor pro jehlu přímo vidíme. Vlastní páskové raménko je ke jhu přinýtováno a oběma jde otvor se závitem pro jeden hrot vodorovné osy, druhý je na druhém rameni jha.

Spojení s tyčkou svislého uložení je provedeno objímkou z plechu 1,2—1,5 mm, která jde těsně na tyčku a je důkladně přitažena k raménku dvěma šroubkami. Vytvoření potřebný ohyb úhledně přímo z dosky silného pásku raménka

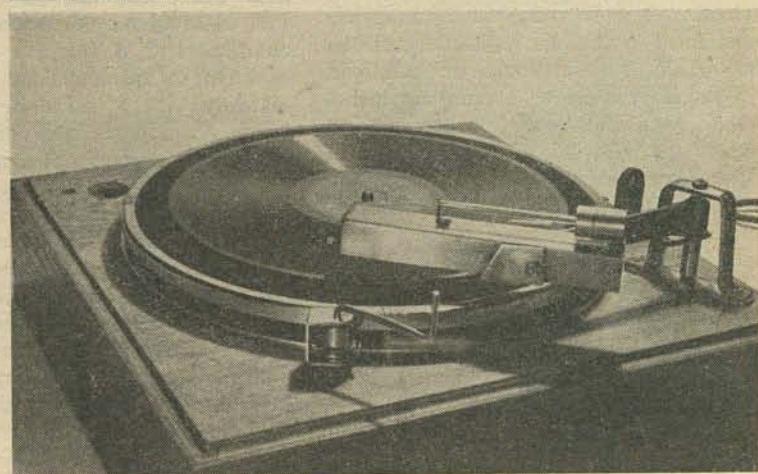Raménko
z vnitřní
strany;
ze snímku
vidíme, jak
jho objímá
žlábek s
krytalovou
vložkou
a jak jest
spojeno s
raménkem
a raménko
sesloupkem
svislé osy.



Hotové ra-
ménko, po-
hled s vněj-
ší strany.
Vidíme
úpravu po-
suvného zá-
važí a sto-
jánu se
svislou
osou.


Výkres ukazuje jednak sestavení přenosky, jednak součásti raménka v měřítku 1 : 1 a 2 : 1. Kopie ve skut. velikosti za K 7.— (předplat. K 5,50.)

by bylo obtížnější, třeba dokonalejší. — Stojánek svislé osy je z pásků 3 mm silných, protože tlak na hroty musí být také dost veliký (přenoska je poměrně těžká). Ohýbání je však snadné. Tvar i další provedení ukazují snímky a výkres. Hroty, tvořící ložiska, vysoustružíme z kousků stříbřité oceli, do níž vyřízneme závit M 4 nebo podobný. Hroty mají vrcholový úhel asi 90°. Na tupém konci mají drážku pro šroubovák. Pamatujme pro ně na přitažné matice.

Vývod od přenosky provedeme ze stíněného kablíku, který vychází otvorem co možno těsně u vodorovné osy otáčení z dutiny žlábků, tvoří volný ohyb pod dvěma příponkami, jde po raménku až ke svislé ose, kde tvoří jeden závit a odchází k zesilovači. — Krystalová vložka je do žlábků upevněna klínky z tvrdé pryže nebo z lepenky, po případě ještě stažena šroubkou, dovoluje-li to její úprava. Celé raménko můžeme po dokončení buď jen vybrousit a nalakovat průhledným lakem (zaponem) nebo je dáme nastříkat krystalovým lakem, címž se jeho strojnický zevnějšek poněkud utlumí.

Stojánek přišroubujeme na desku gramofonu tak, aby hrot jehly byl asi 2 cm za středem talíře a aby bylo možno přenosku volně vytočit v potřebném úhlu. Pak ještě uvolníme stahovací šroubky objímky na raménka a posuneme ji na sloupku svislé osy tak, až je spodní plocha krystalové vložky při nasazení jehly na desku přibližně rovnoběžná s deskou, anebo se dozadu nepatrne zvedá. Stavěcí šroubky uložení zvolna utahujeme, až lehkým vkláněním nevytíme žádnou vůli. Šroubky stojánku můžeme utáhnout ještě trochu více, neboť mírný třetí odpor je tu vítán. U osy vodorovné hleďme zachovat tření co možno malé. Dbáme-li při výrobě, aby hroty šly těsně ve svých závitech, není nebezpečí nežádané dotažení při zajíšťování přítužnými matkami, které provedeme důkladně. Tím je přenoska připravena k přehrávání.

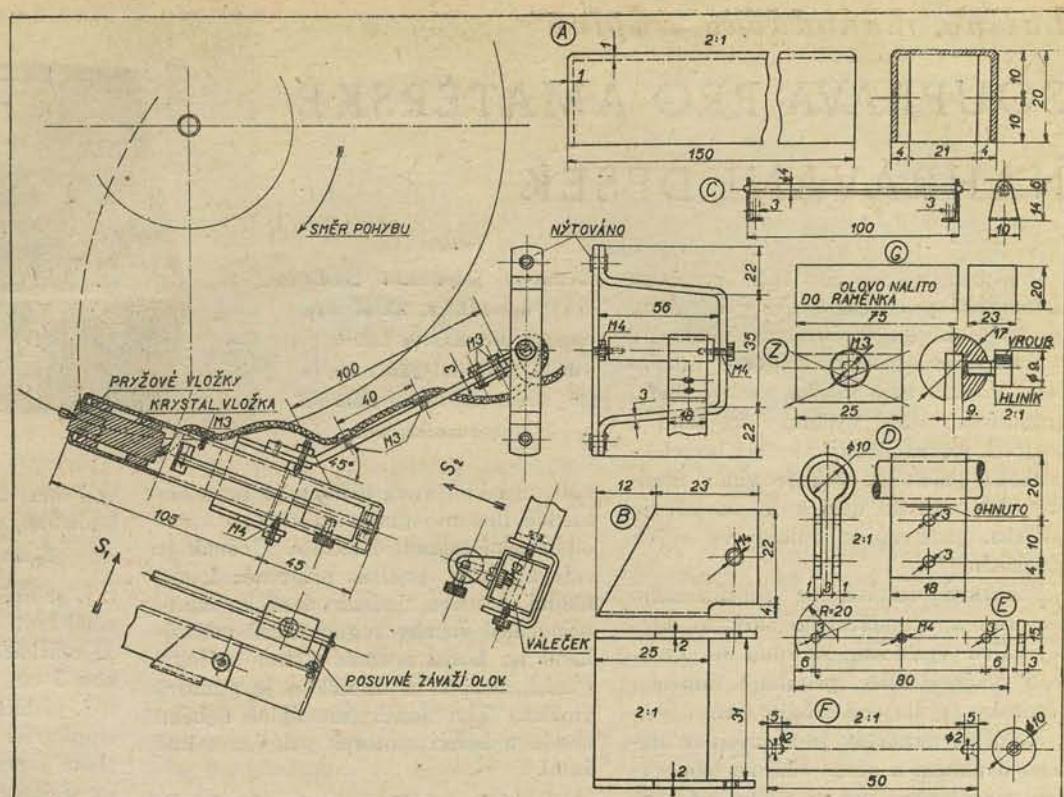Vložíme do ní dobrou jehlu, spojíme ji se zesilovačem a zkoušíme. Z počátku dejme protizávaží na žlábků spíše blíže k přenosce. Když se do přednesu



dobře zaposloucháme, posouváme je nejprve po stupních asi 0,5 cm dozadu tak dlouho, dokud přednes nedostane šeplavé zabarvení, nebo dokonce jehla začne vyskakovat z drážky. Naše přenoska dovoluje zmenšení tlaku na jehlu až na 35 gramů, tedy značně méně, než u krystalových přenosok továrních. Při tom se resonance raménka vůbec neprojevila a přednes byl značně lepší, než u krystalové přenosky zahraniční běžné jakosti. Frekvenční křivka, kterou jsme snímali, neukázala závad v oblasti, kde je mohlo působit raménko.

(Kdo by si chtěl připomenout všeobecné zásady konstrukce raménka pro přenosku, najde je v článcích „Základy gramofonní reprodukce“ v 2., 3. a 5. čísle „Radioamatéra“, roč. 1936.)

O statické indukčnosti svítkových kondensátorů

Víme, že svítkový kondensátor má kromě kapacity a ztrátového odporu ještě indukčnost, danou magnetickým polem proudů, které tekou jeho polepy. Tato indukčnost omezuje použití kondensátoru a někdy musíme volit zvláštní úpravu, kondensátor bez indukčnosti. Je zajímavé vědět, kolik tato indukčnost činí a k tomu uvádí cestu J. Kammerloher ve své knize „Hochfrequenztechnik“, I.

Polepy kondensátoru jsou těsně u sebe a můžeme je pokládat za cívku o délce rovné šíři polepu b a o průřezu daném tloušťkou dielektrika a délku rozvinutého pásku svítku: $d \times l$. Pro cívku, jejíž délka je značně větší než průměr a u níž je tedy magnetické pole rovnoměrné,

platí vzorec (μ — permeabilita, zpravidla rovná 1):

$$L = \mu \cdot 0,4 \times \pi \cdot \frac{d \cdot l}{b} \cdot 10^{-8} \quad (\text{H}, \text{cm}) \quad 1.$$

Z tohoto vztahu bychom sice dovedli vypočít statickou indukčnost (t. j. indukčnost pro velmi nízké kmitočty, kdy nemá vliv rozdělení proudu v polepech), bylo by však třeba kondensátor rozebrat a pracně rozvinout, abychom mohli změřit b a d , které se značně mění po délce pásku. Vypočteme však ještě jeho kapacitu ze známého vzorce:

$$C = \frac{\epsilon \cdot F}{4\pi d} \cdot \frac{1}{9 \cdot 10^{11}} \quad (\mu\text{F}, \text{cm}, \text{cm}^2) \quad 2.$$

kde F je plocha polepu, rovná $b \cdot l$. Z obou vzorců utvořme součin $L \cdot C$:

$$L \cdot C = \mu \cdot 0,4 \pi \frac{d \cdot l}{b} \cdot 10^{-8} \cdot \epsilon \cdot \frac{b \cdot l}{4\pi d} \cdot \frac{1}{9 \cdot 10^{11}} \quad 1$$

Po zkrácení vyjde:

$$L \cdot C = \frac{\mu \cdot \epsilon \cdot l^2}{9 \cdot 10^{20}} \quad (\text{H}, \text{F}, \text{cm}) \quad 3.$$

Známe-li tedy statickou kapacitu a délku pásku ve svítku, můžeme bez obtížného zjišťování tloušťky dielektrika vypočít statickou indukčnost L . μ je přitom zpravidla 1, ϵ je diel. konstanta papíru napuštěného parafinem nebo pod. a činí asi 2 až 5.

Ještě jedna zajímavost: hodnota $9 \cdot 10^{20}$ není nic jiného než čtverec rychlosti světla, vyjádřené v cm. Po dosazení vyjde výraz $L \cdot C$ ve zvlášť prostém tvaru:

$$L \cdot C = \mu \cdot \epsilon \cdot l^2 / v^2 \quad (\text{H}, \text{F}, \text{cm/s}) \quad 3a.$$

Statická kapacita a indukčnost se ovšem značně liší od hodnot při větších kmitočtech a přesné hodnoty, platné právě pro větší kmitočty, kdy nežádaná vlastnost škodí, musíme proto zjišťovat měřením.

Laciná, jednoduchá a úplná

SOUPRAVA PRO AMATÉRSKÉ NAHRÁVÁNÍ DESEK

Popisovaná souprava byla vyrobena skromnými prostředky, téměř v rukou, přesto však splní dobře svůj úkol.

Na sestavení nepotřebujeme mnoho věcí. Postačí nám kostra z obyčejného gramofonu, staré dynamko na kolo a počítací mechanismus ze starého elektrického počítadla. Jak je vidět, mnoho toho opravdu není a to, co zde je potřeba, jistě najde mnohý ve svých zásobách.

Souprava sestává ze synchronního motorku a z podávacího zařízení, které stálou rychlosť, závislou na rychlosti otáčení talíře, přitahuje raménko přenosky (rydla) od středu ven.

Nejdříve motorek: je upraven ze starého dynamka a ač se zdá, že jeho výkon nepostačí na pohon celého zařízení, přece spolehlivě utáhne želatinovou desku do 20 cm průměru. Použili jsme dynamka zn. Berko, 3 W, jehož rotor se skládá z šestipolového magnetu, jak je vidět z obr. 1. Obal dynamka poslouží jako nosník ložisek, která jsou kuličková, takže běh motorku je pak poměrně klidný. Stator tvoří železné plechy tvaru písmene U. Plechy jsou 0,5 mm silné a na hrubý tvar je vystříhne za několik korun klempíř. Nejsou sice tak vhodné, jako plechy transformátorové, protože se více zahřívají, ale vyhoví.

Plechy, ještě neopracované, zajistíme a provrtáme čtyřmi otvory. Pak je stáhneme šrouby a opilujeme do patřičného tvaru. Nejvíce si musíme dát záležet na vnitřních plochách, mezi nimiž se točí rotor. Mezera mezi póly a rotorem musí být co možná malá, ovšem ne zase tolík, aby rotor za běhu na póly narážel. Rotor je tedy upevněn obalem z dynamka, ve kterém vyřízneme luppenkou okénka naznačeného tvaru, obr. 2. Vzniknou tím jakási ucha s otvory, která připevníme na stator šrouby, které jej zároveň stahují. Mezi póly a uchy obalu jsou destičky z nevodivého materiálu. Na statoru pak zhotovíme kostru pro cívky z lesklé lepenky a navineme přímo na stator (pro 220 V stříd.) asi 2000 závitů drátu 0,25 mm, isolace smalt a hedvábí, nebo jen smalt, ale vrstvy prokládáme tenkým papírem. Začátek a konec vvedeme kabliky přímo na patřičná místa. Dále potřebujeme dva úhelníčky, obr. 3, třeba z hliníku (1,5 mm) s otvary, dva šrouby na upevnění motorku k základní destičce a kousek pór. gumy na tlumení. Chvění motorku, ač-

sestavení jednoduché gramofonní nahrávačky. Běžná magnetická přenoska je tažena ke středu pružnými pásky pryže, od středu ji táhne podávací šňůrkový mechanismus.

koliv má kuličková ložiska, je totiž důkladně tlumenou gumou a to pro úplné odstranění celkem dvakrát. Jednak je celý motorek pružně připevněn k základní destičce, jednak destičku samu připevňují šrouby s gumovými podložkami na boční nosnou stranu skřínky. (Také mezi ní a destičkou je gumová vložka.) Tím dosáhneme úplně tichého chodu a běžící motorek pak jen mírně šumí.

Rotaci přenášíme pak řemínkem s kladkou A na kladku B, obr. 4, gramofonového strojku, z něhož necháme jen kostru, hřídelík ze setrvačníku a kolečko s hřidelem, nesoucím talíř. Průměry převodových kladek vypočteme snadno ze vztahu: $d_x = d_1 \cdot n_2 / n_1$, kde d_x je hledaný průměr (pro kladku motorku), n_1 a n_2 počet otáček za min. motorku a setrvačníku a d_1 daný průměr druhé kladky. Počet otáček motoru je 1000 (šestipolový magnet), na talíři potřebujeme 78 otáček, takže počet otáček setrvačníkového hřidele (máme-li pře-


Úprava motorku pro nahrávání z dynamika na kolo, tvary a rozměry kladek a posuvného zařízení.

vod mezi talířem a setrvačníkem 1 : 10) bude 780/min. Z toho bude


$$d_x = 3 \cdot 780 / 1000 = 2,34 \text{ cm},$$

t. j. průměr menší kladky, když průměr větší bude 3 cm. Chcete-li nahrávat při 33 otáčkách a necháte-li kladku B rovnou 3 cm, bude průměr hnací 0,99 cm, t. j. přibližně 1 cm. Kladka A je proto stupňovitá s obojím průměrem, aby chom ji nemusili vyměňovat. Tyto kladky si dáme zhotovit u soustružníka. Pro pohon použijeme kulatého řemínku, který má seříznuté konce do dlouha tak, aby po spojení řemínek nebyl nikde tlustší. Je to důležité, protože zvětšení průřezu řemínek o nepatrnu část se hned projeví nárazy a vibrace reprodukce.

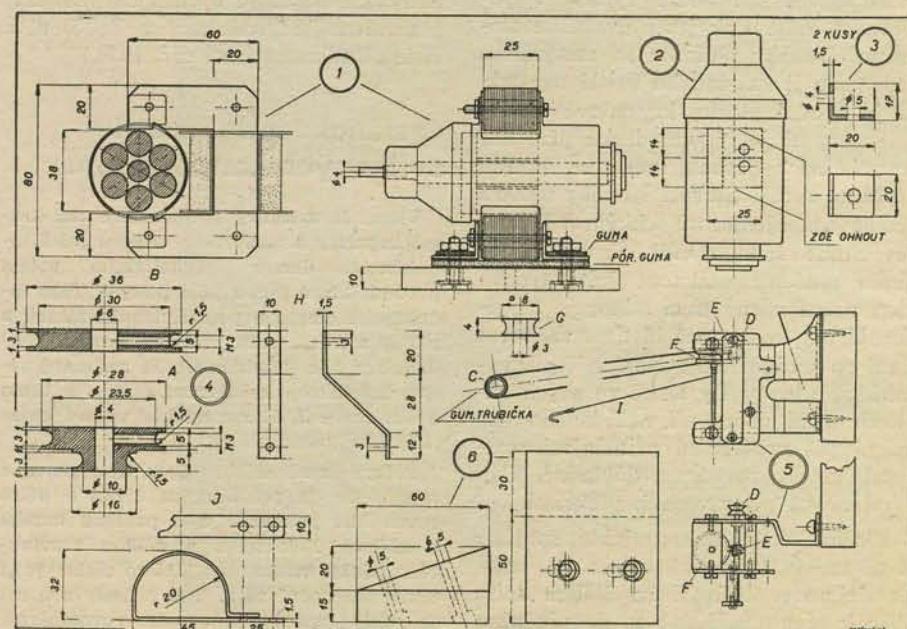Posunovací zařízení je prosté. Pod horní deskou gramofonu nebo těsně nad ní na ose talíře je upevněna kladíčka C. Ta pohání tenkou šňůrkou kolečka podávacího zařízení. Skládá se ze starého ciferníku elektroměru, obr. 5. Ponecháme z něho jen nejnuttnejší část, t. j. hřídelík s kladíčkou D, šroub E, bubinek s ozubeným kolečkem F a 1 mm osičku. Na tu se navinuje silná nit, kte-



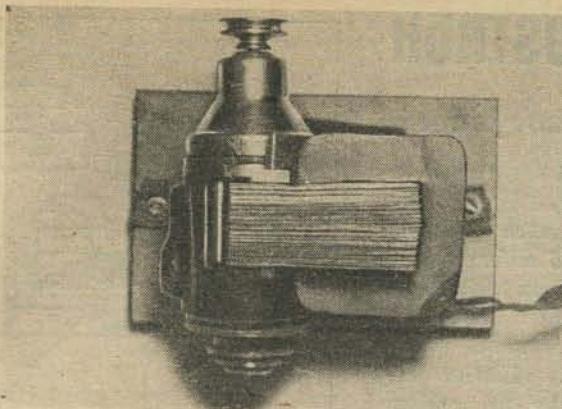Vlevo sestavený motorek: rotor je z osvětlovacího dynamka na kolo, stator je upraven z plechů transformátorových. — **Vpravo** vidíme rotor vytažený ze statoru, který je pružnými podložkami připevněn k základní desce. — Motorek této úpravy pracuje jako synchronní, nepotřebuje tedy regulátoru.



rá přitahuje raménko rydla. Raménko je při tomto pozvolném pohybu brzděno s druhé strany gumou.

Chceme-li řezat 3,3 drážky na 1 mm (větší hustota se nedoporučuje), vypočteme hledané poměry převodů z těchto vztahů: $n_C : n_D = 78 : x$. Za minutu učiní ryci jehla posun $78 \cdot 0,33 = 25,74$ milimetru, takže $25,74 : 3,1$ (což je obvod navinovacího hřidelíku $2\pi r$, má-li 1 mm v průměru) = 8,3 a protože převod s ozubeného kolečka F na šnek E je 30 : 1, vynásobíme hodnotu 8,3 · 30 je rovno 249. Poměry otáčky pak jsou: $n_C : n_D = 78 : 249$ a to dává poměr průměrů kladek $C : D = 3,19 : 1$, přibližně 3 : 1. Pro 33 otáček zůstávají poměry kladek tytéž. Rovněž tyto kladky si dáme zhotovit u soustružníka. Strojek upevníme na destičku, tvaru podle obr. 6, přišroubovanou na boční stěnu gramofonu. Komu by snad vyšel talíř vysoko, může docela klidně nahradit

kladičky tím, že navlékne na osu talíře kousek gumové hadičky a na počítadlo připevní kulačou matku se žlábkem. Trubička má být tak silná, aby po navléknutí trubičky na osu byl opět zachován uvedený poměr. Přenos síly zde tvoří tenký provázek, který je napínán napínací kladkou G , připevněnou na páčce H , která je přišroubována jedním ze šroubek strojku. Při přehrávání kladku uvolníme, čímž zastavíme chod posuvného mechanismu.

Celkem jde upravit různě a kdyby někdo neschnal někde starý strojek z počítadla, může toto zařízení nahradit na př. svislým šroubem o malém stoupání, na kterém pojíždí matka, potahující raménko přenosky. Viz na př. článek Nejlevnější způsob nahrávání gramofonových desek v loň. čísle 10. t. I. Zkratka, jde jen o to, aby zařízení bylo spolehlivé a aby nespotřebovalo zbytečně mnoho síly z motorky.

Na hřidelík bývalého počítadla se pak navinuje zvolna silnější nit I , která má na konci háček, který lehce a rychle zahákuje do objímky J na přenosce. Objímka se může po raménku posouvat a tak můžeme též v malých mezích měnit hustotu vyřezávané drážky. Na raménku přenosky je záhadno připevnit protizávazí, zvláště je-li přenoska příliš těžká a ryje zbytečně silný výstružek. Provedl jsem to tak, že jsem provisorně připevnil gumou

Po odstranění talíře vidíme převod s hřidelem talíře na převodní mechanismus. Místo kladky je na hřidelíku talíře jen gumová trubička vhodného průměru.

Z počítadla pro elektromér použijeme šroubového převodu, který pohání tenký hřidelík a na něj se navíjí nit, která vleče přenosku za středu ven. Gumové pásky ji táhnou zpět.



na raménko druhé raménko dřevěné s volně nastavovatelným 10 dkg závažím.

Jak se s touto, vskutku málo komplikovanou „aparaturou“ pracuje, bude zajisté každému jasné. Želatinovou nebo jinou desku přitáhneme na podložku matkou nebo kroužkem se stavěcím šroubkem. Po roztočení talíře rukou zapneme proud do motorku a na desku přiložíme pozvolna přenosku, když jsme se předtím přesvědčili, že je vše zapnuto a správně funguje. Předtím jsme ještě namázli celou plochu dobrým olejem nebo vaselinou. Zařízení pracuje správně tehdy, je-li výstružek plynulý a když se navíjí pěkně ke středu kotouče. Řezací jehla nesmí být ovšem tupá a musí být správně upnutá. Abych dosáhl vždy stejného upnutí jehly, vyřízl jsem v držáku pro jehlu na přenosce malou drážku ve spojnici se středem talíře. Protože má řezací jehla dvě křídélka po stranách řezací plochy, západnou tato křídélka do vyříznuté drážky a jehla je vždy správně upevněna. Při řezání drážky musíme dát pozor na piliny, aby nezapadaly do mezery v magnetu přenosky.

A ještě něco o vlastním nahrávání. Zprvu se totiž zdá velmi nesnadné, ale po několika zkažených deskách, t. j. ne tak dokonalých, jak by si bylo přáti, nabudete snadno potřebné praxe. Ba dosáhnete brzo dobrých snímků i tehdy, když budete současně „operátem“ i účinkujícím, třeba s nějakým hudebním nástrojem. Vladimír Macháček.

Paprsek vede chirurgův nůž

Střela, která vnikla do lidského těla a má být vyjmuta, nezůstává zpravidla vězet na jednom místě, nýbrž putuje pomalu tělem a to i tehdy, když se již rána po ni zcelila. Vyoperovat tutu bludnou střelu nebývá snadné, hlavně proto, že lze jen s největšími obtížemi zjistit, kde právě je. Obyčejný röntgenový přístroj dovoluje sice zjistit, kde těleso je, postup je však zdlouhavý a výsledek nepřesný. Přístroj, který dovede přímo ukázkat, kde střela je, byl sestrojen teprve před krátkým časem v laboratořích Philips. Pohyblivou röntgenovou trubicí, umístěnou v přístroji, lze stanovit polohu projektu na několik milimetrů přesně.

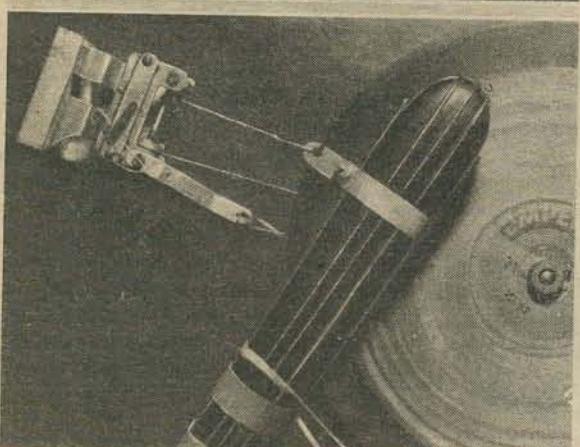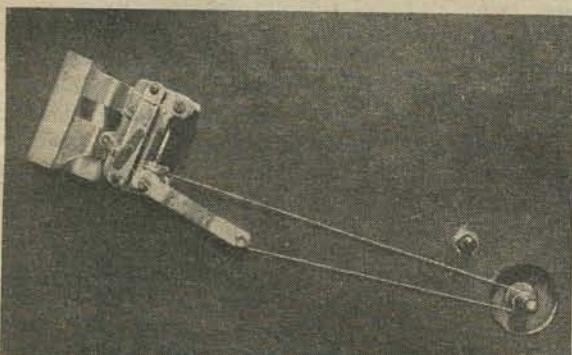

VÝKONNÝ AMATÉRSKÝ SOUSTRUH

XIII. Výškový suport


Dostáváme se k popisu výškového suportu, o kterém jsme mluvili a jehož nutnost pro další výrobu si vysvětlili v předešlé kapitole. Jinak se tato část soustruhu počítá již do jeho nejbohatšího příslušenství a dodává se jen na zvláštní objednávku, neboť slouží téměř výhradně k přeměně soustruhu na frézovací stroj, což není nutné použít ve větších provozovnách, kde mají pro tyto účely samostatné stroje frézovací. Protože však my bychom se bez něho při výrobě definitivního suportu, jak jsme naznačili posledně, neobešli, musíme jej zhotoviti již teď. To má mimo jiné také tu výhodu, že tento výškový suport je podstatně menší a celkem jednodušší, než velký podélný a příčný suport. Naucíme se na něm snadněji a bez rizika výrobě tohoto složitého kusu.

Jaký je účel výškového suportu? Ze jména vysvítá, že jím dosáhneme při upevnění na normální suport mimo podélného a příčného posuvu ještě posuv **výškový**. Z připojeného snímku a výkresu se dovtípime, že úhelníkovou desku *B* výškového suportu upínáme na zhotovený dříve suport šroubem *N* na vrchní desku *S* výrezem 18 mm širokým a 55 mm hlubokým, jak je kótováno. Odlitek desky *B* má předlyty a pak ofrénován pod úhlem 60° dva šikmě zářezy, které odpovídají stejným zárezům v desce *C*, která pojíždí po úhelníku *B*. Protože jistá vůle, která by časem při posunování desek mezi nimi nastala — a u nás též z důvodů ulehčení výroby — znemožnila by přesné vedení obou desek, vkládá se z jedné strany zářezů na rybinu přiložné pravítko *E* se dvěma stavěcími důlky. Do těch zasahují šroubky 3/16", procházející deskou *C* (ty nejsou pro přehlednost ve výkrese naznačeny), které pravítko podle potřeby přitahují a současně sunou s sebou.

Vlastní posuv obou desek po sobě děje se šroubem *D* — ten má na konci zakolíkanou kličku — a matky *F*, která je 1/4" šroubkem přišroubována na desku *C*. Teprve na desku *C* je připevněn úhelník *A*, na který se již upíná obráběný předmět. Tento úhelník by mohl být již v celku odlit s deskou *C* a tím bychom ušetřili osoustružení dvou dosedacích ploch a přitažné šrouby, ale nemohli bychom desku *A* upevniti do různé výšky (tím zvětšíme nebo vhodně posuneme možnou délku posuvu) a hlavně nakláněti, což je velmi cenné. Též by nám při opracování větších čelních ploch znemožňovala dolní část zbytečně možnost upnutí. Mimoto můžeme samostatně použít úhelníku k upínání předmětu pod 90° úhlem na čelní upínací desku *S'* nebo *S*. Protože základní


plocha úhelníku (170 mm při šířce 86 milimetrů) je dosti velká na výšku špiček našeho soustruhu, změníme v tomto případě asi rohy základní desky tak, aby při otáčení o lože nechytila. A komu by ještě všechny důvody k pořízení dělené desky nestačily, přidáme na konec nejpádnější: my zkrátka tento úhelník potřebujeme také při výrobě suportu. A to, doufám, stačí.

Dáme se raději do výroby. Nejprve zhotovíme úhelníkovou desku *A*. Odlitek tak, jak jej dostaneme ze slévárny, má již odlité drážky pro hlavy šroubů, kterými budeme upínané předměty přitahovati. Zatím — na desce v celku — by se nám tyto drážky špatně dělaly a odložíme raději jejich opracování na dobu pozdější. Drážky mohou mít také jen šikmě hrany asi pod úhlem 60°. V tomto případě bychom na opracování použili menší kotoučové frézy s válcovým držákem, jak byla popsána ke konci předcházející kapitoly. Nesnadnost obrobení těchto drážek způsobuje tu druhá stěna úhelníku (88 mm šířky), která nedovoluje pro svou výšku (83 milimetry) přiblížiti se tak blízko k fréze, jak bychom potřebovali. Tlaky při frézování — což musíme hned v úvodu zvlášť zdůraznit — jsou značné a stejně i vedení předmětu musí být odolné a pevné, neboť jinak nedosáhneme žádaných výsledků. Při uváděném tvaru drážky opírá se sice fréza o obě stěny ubírané litiny, ale protitlak směrem posuvu je značný a proto by nám rozhodně nestačila jen 16 mm silná ocel dříku fréza jako držák, kdyby byla delší. A protože na trn nemůžeme frézu také nasadit — úhelník brání by nám

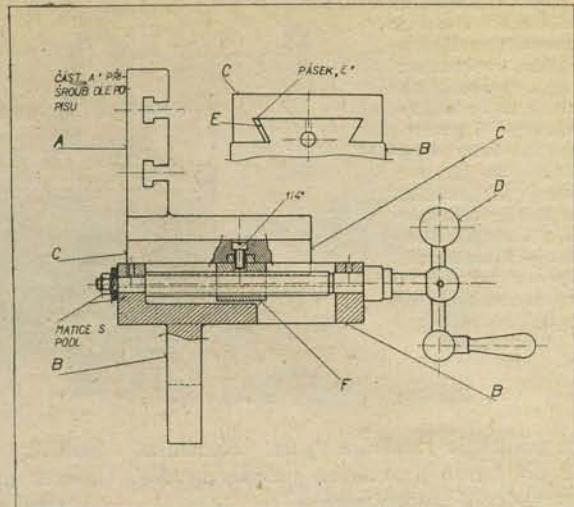

v záběru — mohli bychom si pomocí náhražkové jediné tak, že bychom si vypomohli druhým silným kusem ocele nebo železa, do kterého bychom teprve na konec dali — třeba na konus — vlastní frézu. Daleko jednodušší by bylo udělati tento úhelník ze dvou kusů spolu sešroubovaných. Troufáme-li si provésti bezvadně pevné spojení těchto dvou kusů šrouby, usnadní se nám tím též velmi podstatně práce s opracováním dosedací plochy (s drážkami) nebo pak jednoduše obě plochy každé desky stačí osoustružit, což dnes bude pro nás již snadnou a jistě bezvadně provedenou prací. Aby desky na sobě lépe „sedely“, můžeme na jednu desku profrézovati drážku (asi 6×6 mm hlubokou) a na druhou desku přinýtovati hranolové pravítko též velikosti. Nebo také můžeme obě desky odfrézovati ve tvaru 4 (čtyřky). Stejně ze dvou kusů můžeme udělati úhelníkovou desku *B*. Jen se snažme, aby spojení obou desek bylo co možno pevné a opravdu v pravém úhlu. Tato poslední podmínka musí být dodržena — a není to o nic snazší — i při odlitku z jednoho kusu.

V případě dvoudílného kusu — po osoustružení všech dosedacích ploch připevníme přišroubováním pomocí přiložek a podložek část s drážkami kolmo k špičkové ose soustruhu na posuvnou část našeho suportu — protože nemá tak dlouhý posuv, budeme musit přepínat — a můžeme se pokusiti profrézovati drážky hned. Nechceme-li si hned v začátcích zlámati frézu, dejme bedlivý pozor zejména při prvním „zabráni“ této. Posuv volme raději zcela malý — plochy jsou pak hladší — a rozhodně s automatickým podáváním, jak bylo popsáno v IX. kapitole, protože ručně nedosáhneme nikdy, i při největší péči, té stejnoměrné přesnosti, jako při posuvu přímo závislém od každé obrátky. V tomto případě upevňovacích drážek by na tom sice ani nezáleželo, ale důležitější je, abychom se této práci již na těch drážkách dobře naučili. Prá-

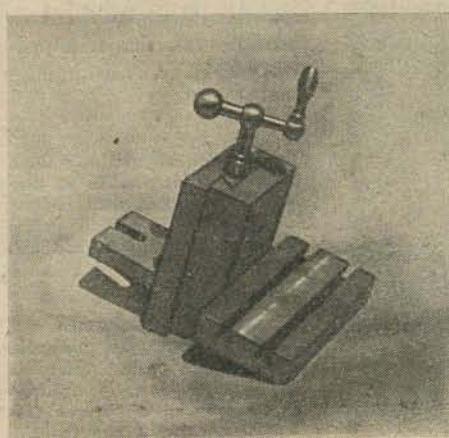


Výkres součástí výškového suportu, jehož se stavení a vzhled ukažuje obrázky na předchozí straně. Kopie ve skutečné velikosti v red. t. 1. za K 12,— (předplatitelné K 9,—).

ci se snažíme provést na jeden záběr bez přerušení běhu stroje, protože každé takové přerušení projeví se na frézované ploše ihned zřetelnou drážkou, o kterou rozhodně nestojíme a která se nedá odstranit, než novým, hlubším dalším frézováním. Fréza samotná bude mít nízké otáčky (odvislé od jejího průměru) přes ozubenou předlohu. Při prvém nezdaru neházejme hned flintu do žita; každý obor práce vyžaduje svých speciálních znalostí a smysl a cit pro jejich chápání a dodržování nám může dát jediné prakse. S prací nespěchejme — i když se zdá, že fréza málo ubírá — protože je to takto daleko rychlejší, než kdybychom plochy ručně pilovali — a hlavně je to bez dřiny a proto můžeme snad být dosti trpěliví.

Litina se při soustruhování nebo frézování nemaže. Tím bychom si práci jen pokazili. A ještě na jedno dejte dobrý pozor, a to na prsty! Většinou každý začátečník radostně a s pošetilou zálibou odhrnuje nakupené trásky pryč rukou. To je velmi nebezpečný podnik, zvláště u frézování, protože otácející se fréza má nesporně zrádnou vůli vtáhnouti nám prsty pod sebe a předmět a je velmi nezkušené představovat si, že byste zavčas uhnuli. Též trásky neodfukujte, velmi často byste si odraženou trásku vefoukli do oka, nebo v nejlepším případě — budete za několikrát černí jako mouření. Budete tak snad před svou znejmilejší vypadati odborněji a vznešeněji, ale jakostí práce tím za nehet nepřibude. Máte-li již jednou ten dojem, že pomůžete odhrnováním nakupených trásek práci, dělejte to nějakým menším starým štětcem. Na něm často a aspoň bezpostěně uvidíte — na utrhaných chlupech — jak by to dopadal s prsty. Rozhovořili jsme se ve vašich očích asi příliš mnoho o nutné opatrnosti. Nemějte nám to za zlé — vážme si svých čtenářů a chceme jim přinášeti jen dobré.

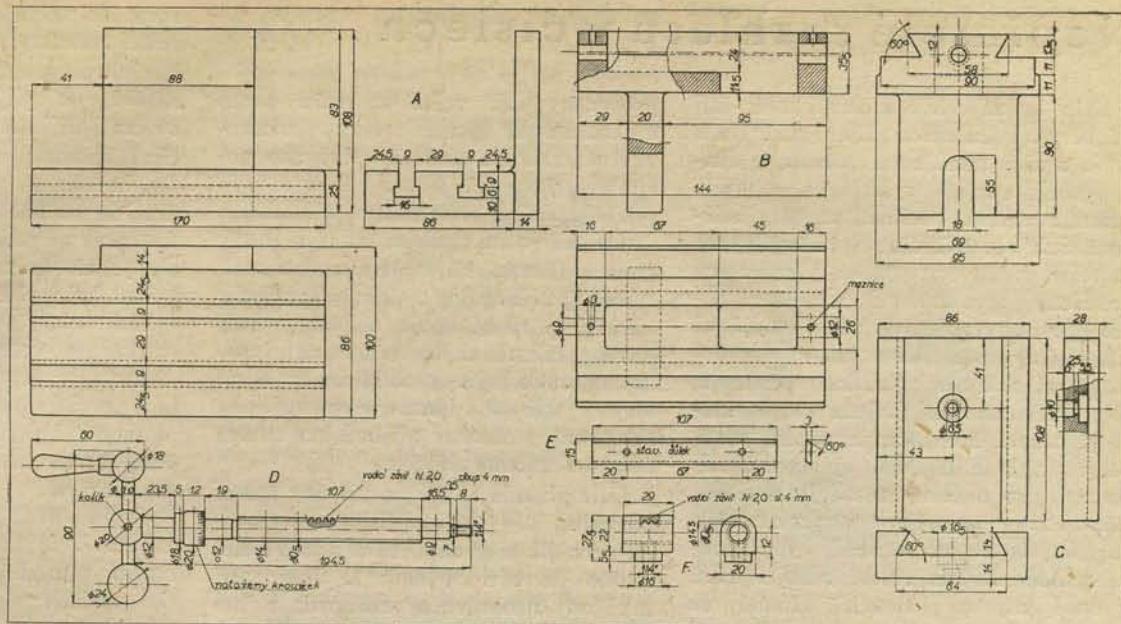Desku A, af jednodílnou nebo dvoudílnou, máme tedy již opracovanou. Na výkresu nejsou však vyznačeny otvory, kterými je tato deska upevněna k desce C. Na desce A stačí vyvrtati 3 otvo-



ry (asi 10 mm); nahoře jeden, kolem kterého se může deska nakládati, dole dva otvory při pevném (neotočném) připevnění, více otvorů nebo kruhové výseče, má-li se deska kolem vrchního šroubu otácti. Vyvrstané desky použijeme jako šablony pro jednu serii otvorů výše umístěných. Kolmou polohu si vyměříme a pak označíme protiryskami.

Deska A je přišroubována na desce C, kterou nyní vezmeme do práce. Nejprve na odlitku osoustružíme obě dosedací plochy podle kót výkresu. Též bočné stěny obrousíme a pilníkem vyrovnáme, aby výrobek byl vzhlednější. Vnitřní plochu se dvěma úkosy 60° musíme zase ofrézovati; větší plochu v šířce asi 50 mm čelní frézou, zbytek s úkosy frézou kuželovou se 60° sklonem. Způsob práce byl popsán výše a nelisí se celkem od předcházejícího. Vyskytne-li se v litinovém odlitku zvlášt tvrdé místo, tak zvaná „pecka“, nesnažme se ji odfrézovati. Je to velmi nepříjemné, ale musíme předmět sejmouti a pecku vybroustiti nebo vyseknouti. Frézu bychom jinak otupili k nepotřebě a broušení její je dosti pracné a nákladné. Otvor pro šroub, kterým je přišroubována vodicí matka k této desce, musíme vyvrtati též na soustruhu. Jinak není na desce zvláště opracování. Otvory pro stavěcí šrouby (zapuštěné se špičkou, jako jsou v malém tak zv. cervíci v radiových knoflících) vyvrtáme podle kót, naznačených u stavěcích délku a u pravítka E a raději podle výsledku uděláme délky v pravítku.

Toto pravítko může být železné i litinové; jeho plochy docela pěkně vybrousimo na desce, polepené smirkovým plátnem, jak jsme to popsalí na str. 118 minulého ročníku; též čelné dosedací plochy suportu, ke kterým se tímto kotoučem dostaneme, takfo přibrousíme.

A když jsme již v tom frézování, uděláme hned ještě desku B, dvoudílnou, jak jsme se dříve zmínili, je mnohem snazší a její obrobení je shodné s předcházejícími. Po zhotovení desek C a B i pravítka E již vidíme, jak přesně jsme pracovali. V prvém stadiu práce půjde téměř jen o dodržení kótovaných mér, proto necháváme zprvu pravítko o něco silnější, neboť tam si nejlehčejí pomůžeme. Po vybroušení ploch a vyhlazení pilníkem a škrabákem zkoušíme na desce, jak jsou plochy rovinné — sedadlo je prozatím a teprve, licují-li dobře, naolejujeme třetí plochy a posypeme je velmi jemným smirkem a plochy vzájemným posouváním po sobě dokonale zabrousíme. Nesnažte se však vybroustiti tímto šoupáním plochy, které mají do dobrého lícování příliš daleko. Marně byste se dřeli a výsledek by se stále nedostavoval. Na toto zabroušení smějí zbyti jen setiny milimetru a ne snad celý milimetr!

Teprve posouvají-li se desky po sobě stejnometrně hezky bez zbytečné vůle, zhotovíme šroub D a matku F. Závit na šroubu je tentokrát již plochý, lichoběžníkový. Na natažený kroužek můžeme si dátí v odborném závodě rytec-kém vyříti dělení tak, aby se při otočení kličky dal určiti hned posuv. Pro změnu byla vytočena pro otáčení šroubem klička podle výkresu. Může to však být stejně kolečko M' 1, jako máme na vřetenech suportu. Sestavení a opracování, o kterém se zvláště nezmínuji, patrný jsou z výkresu. Nyní, když jsme již tak zaběhlí ve čtení výkresu, by vás přece přímo uráželo, kdybychom vám všechno začátečnický vysvětlovali.

A tak prvý suport na rybinu je již hotov! Aspoň v popise. Těšíte se již na ten velký definitivní anebo jste došli strach?

Nepřátelé rozhlasu v číslech

Belo by zajímavé zjistit, kolik lidí má během roku rušen příjem rozhlasu a kolik z nich podá svou stížnost u úřadů, pověřovaných vyšetřováním příčin rušení rozhlasu. Většinou se místo stížnosti řeší věc tak, že se přístroj vypne za stálé chvály souseda, na kterého má postižený právě zlost. Sousedé totiž podle představy rušených vždy čekají, až tito budou poslouchat a pak začnou používat všechny možné rušicí přístroje, aby jim znemožnili příjem. Dopis, který v takové horké chvíli napiše postižený, obsahuje obvinění, že stačil k odšouzení pro urážku na cti. Je uměním, přesvědčit takového horkokrevného člověka, že ne zlá sousedé, nýbrž pouhá náhoda zapíná rušivé zdroje právě v době, kdy on poslouchá. Mnohdy se rušení přízene z neznámé vzdálenosti a vybere si za cíl jedinou budovu v celé ulici, kde se nějaký čas vytváří drží, aby pak zmizelo a již se neobjevilo.

Stížnosti jsou dílem oprávněné a dílem neoprávněné. Neoprávněných je poměrně dosti a vznikají hlavně, když si posluchač umínil poslechnout si zcela určitou část pořadu a zrovna v ten okamžik se vyskytne rušení. Tu spravidlo rozhořčen uchopí pero a napíše: „Já jsem tak silně rušen, že nemohu vůbec poslouchat. Jestli se ihned (třikrát podtrženo) nepostaráte o nápravu, budu nucen přijímat odhlásit a prodat.“ Při tom ovšem neuvádí, že celé dny není u něho ani památky po nějakém rušení a že po odeslání stížnosti poslouchá veselé dál. Jiný zase neopomine vyměnovat všechna rušení od roku 19... až po naše doby s podotknutím, že toto poslední již převyšuje všechno. Je málo lidí, kteří dovedou napsat správně tu stížnost. A přece k tomu stačí tak málo. Hlavně aby na listku bylo jméno a bydliště tak napsáno, aby bylo rozluštětelné. Anonymní dopisy jsou úplně zbytečné, protože během vyšetřování stejně se pozná, od koho stížnosti pocházejí a anonymita způsobí vyšetřujícímu jen zbytečné zdržení při ohrazení prostoru rušení.

Kdo tedy nese hlavní vinu na tom, že poslech rozhlasu je rušen? To je otázka, na kterou nelze s naprostou jistotou odpovědět, protože v každém místě je podle zaměstnání obyvatel jiné rozdělení rušivých zdrojů. Sám mám zkušenosti z obvodu Velkého Brna, takže výsledky nemusí být shodné s okrsky jinými.

V našem obvodu urvaly pro sebe lvi podíl drobné motorky a motory v dílnách a v domácnostech. Zdá se to být protismyslné, ale je to skutečnost, že čím je motorek menší, tím zpravidla silněji ruší. Příčinou je hlavně to, že malé motorky bývají mechanicky hůře

provedeny než velké a snáze proto mohou nastat špatné dotyky, poskakování kartáčků a pod. Z celkového počtu vyšetřovaných případů byly v 41% příčinou rušení tyto motory a motorky.

Ku podivu na druhém místě s 16,4% jsou nedokonalosti v přijímacích zařízeních.*). Někdy jde o velmi jednoduché závady (utržené spoje a pod.), jindy doveď taková chyba vzdorovati i několika důkladným prohlídkám a opravám. V tom jsou obsaženy ovšem i případy, kdy posluchač přijímá bez antény nebo na antenu síťovou.

Dále připadá 12,7% na případy rušení poslechu, kdy rušení během vyšetřování, nebo již před započetím ustalo a nemohlo již být zjištěno.*). Sem patří také ony neoprávněné stížnosti, o kterých jsme již mluvili.

Časté bývají stížnosti na lékařské přístroje, ale v celkovém počtu není procento tak veliké; činí jen 1,8% z celkového počtu vyšetřovaných stížností. Zato však jsou to rušení velmi účinná, protože některé lékařské přístroje (diathermie, usměrňovače u röntgenu) dovedou dodati do elektrovodné sítě, případně do blízkých vedení, napětí až v řádu voltů, takže ubohé stanice s jejich napětím v řádu milivoltů musí tomuto mohutnému náporu podlehnut. Moderní lékařská zařízení ztratila však již svou nebezpečnou povahu a jsou již z továren zkrocena pomocí protiporučových filtrů. U starších zařízení lze alespoň rušivou složku v elektrovodné síti potlačit na snesitelnou míru. Ovšem podmínkou je, že posluchač nezmí používá sítové antény.

Vlastní elektrovodná síť zavírá po měrně málo rušení, asi tak 6,6%, a to jsou v tom čísle zahrnuti i případy, kdy šlo o rušení, vzniklé nedoléháním nebo přetížením pojistek. Pokud běželo o rušení jiná, byla to hlavně síť vysokého napětí, která způsobovala značné rušení.

Ačkoliv v různých příručkách se upozorňovalo velmi často na to, že hlavně domácí léčebné přístroje ruší rozhlas, je jejich podíl celkem velmi malý, činí jen 3,7%. To ovšem neznamená, že by to pro určitá místa nemohl být nepřítel rozhlasu - prvního rádu, zvláště sejdě-li se v jednom domě několik druhů léčebných přístrojů.

Zařízení protektorální pošty a drah rušila v 2,8% případů, a to jen v nejbližším okolí. Tato rušení se často zcela odstranit nedají, zvláště jde-li o velkou automat. ústřednu, kde zákroky proti rušení by mohly ohrozit její správný chod, a kde by bylo třeba ob-

*) V celkové statistice z Protektorátu je toto procento značně menší.

rovského počtu elementů na všechny ty rušící kontakty v takové ústředně. V takových případech často stačí zařadit do zásuvky u přijímače filtr (nesmí se ovšem přijímat na síťovou antenu), čímž vniknutí rušivých napětí do přijímače zamezí. Zabezpečovací zařízení drah se rovněž z bezpečnostních důvodů často nemohou opatřit proti rušení, ale jejich činnost není tak častá, aby rušení bylo přílišné.

Elektrická pouliční dráha ruší, dík smykačům, velmi málo a rušení, která přesto se vyskytnou (1,64%), způsobuje buď určitý motorový vůz, nebo při omrznutí kolejí časté posypávání pískem, které zaviní nedokonalý styk a tím jiskření.

Ostatní druhy rušení nejsou již tak zajímavé. Je to zpětná vazba (1,23%), hlasitá reprodukce (1,23%) a konečně cizí vysílací stanice (0,83%). Hlasitá reprodukce je hrozným nešvarem, ve kterém si, bohužel, libuje mnoho lidí. Že není více stížností, je způsobeno zpravidla tím, že sousedé si tyto hlasité pozornosti navzájem oplácejí a tím se případy vyřeší samy.

Vyšetření jednoho případu rušení v Brně vyžaduje průměrně 6–9 pracovních hodin. Jednotlivé případy se vyšetřují v tom pořadí, v jakém došly, ať písemně nebo telefonicky; v každém případě však v nejkratší možné době. Zbytečné zdržování vadí i vyšetřujícímu, protože podmínky, za kterých se rušení vyskytuje, se mohou změnit a rušení zanikne, aby se znova vyskytlo v době, kdy je to nejméně žádoucí.

Je proto třeba, aby posluchači podporovali činnost vyšetřujících orgánů tím způsobem, že stížnosti budou psáti stručně a výstižně a hlavně, že uvedou svou správnou adresu. Tím umožní předběžné prozkoumání prostoru podle záznamů o dřívějších šetřeních tamtéž provedených a urychlí vlastní vyhledávání zdroje rušení. Bude-li stížnost stručná, nemusí se stěžovatel obávat uvěsti na ní své jméno, neboť nemůže pak obsahovat nic, co by mohlo ohrozit dobré soužití se sousedy.

Jste-li skutečně rušeni, neváhejte zaslati svou stížnost, umožněte tím vycílení města od zbytečných rušení a tím zajistíte sobě i ostatním dobrý poslech rozhlasu.

Ing. Svat. Krčma.

Gramofon ve službách Červeného kříže

V polních lazaretech říšské branné moci se podle zpráv denního tisku používá přenosného nahrávacího zařízení na folie místo dopisů pro těžce raněné, kteří se zatím nemohou pohybovat. Na desku se zaznamená vzkaz a pozdravy raněného vojáka jeho rodině, která tak dostane přímou zprávu dříve, než pokračující uzdravení umožní napájení dopisu.

Z naši zkusebny

Zkouška frekvenční závislosti údaje přístrojů DUsl

Majitelé universálních miliampérvoltmetrů DUsl jistě uvítají, jako výsledek práce naši laboratoře, křivku frekvenční závislosti tohoto přístroje. Vychází z ní, že přístroje můžeme s přesností pro mnohé účely používat v běžném rozsahu tónových kmitočtů.

1. Zapojení:

Střídavé napětí kmitočtu plynule proměnného odebíráme z tónového generátoru; napětí kontrolujeme nf. elektronkovým voltmetretem, k němuž je paralelně připojen kontrolovaný přístroj DUsl. Úpravu udává náčrt u frekvenční křivky.

2. Popis použitých přístrojů.

Tónový generátor odpovídá popisu v čas. Radioamatér, č. 3, 1942. Dává sinusovou napětí od 20 do 20.000 Hz, obsah vyšších harmonických je menší než 1%.

Elektronkový voltmetr má vstupní zesilovače se vstupem odporem $1,2 \text{ M}\Omega$ a rozsah 0,01 až 300 V eff. Měří efektivní hodnotu i u složených průběhů a má frekvenční křivku rovnou v mezích 0,3 dB mezi 50 až 15.000 Hz.

Napětí tónového generátoru je udržováno také vestavěným kompenzačním indikátorem.

3. Výsledek zkoušky:

Ze dvou zkoušených přístrojů je jeden poměrně nový, tov. č. 284.756, druhý asi z roku 1936, tov. č. 215.435.

Novější přístroj má podle našeho měření křivku závislosti rovnou v mezích $\pm 5\%$ od 25 do 6000 Hz. Pak křivka klesá, a to v části nad 10 kHz asi na $\frac{1}{2}$ na oktavu (extrapolováno). To připomíná chování obvodu s odporem a kapacitou v serii. Napětí bylo při měření nastaveno tak, aby samot-

ný přístroj s usměrňovačem ukazoval při 50 Hz 1,5 V eff.

Pro starší přístroj vyšla křivka závislosti přímá opět s odchylkou asi 5% v mezích 40–1000 Hz. Nad tímto kmitočtem se čára zvedá při 6000 Hz až asi na 130% hodnoty při 100 Hz a nad 12 kHz nastává pokles, odhadnuto asi na $\frac{1}{4}$ na oktavu. To odpovídá chování obvodu z indukčnosti, kapacity a odporu v serii. — Napětí bylo nastaveno na 1,4 V eff. při 60 Hz.

Vliv předřadních odporů jsme zatím nemohli zjištovat pro nedostatek větších tónových napětí. Pokud jsou vinuty obyčejným způsobem, mohou zavinit další nepravidelnosti u výšek. Speciální úprava vinutí (Chaperonovo a j.) předřadních odporů ponechává průběh beze změn.

4. Rozbor výsledku.


Novějšího přístroje lze používat pro běžná měření při tónových kmitočtech a sinusových průbězích od 25 do 6000 Hz přímo, s použitím korekčních činitelů až do 12.000 Hz. Pro větší kmitočty vychází kor. činitel veliký, i tady je lze však provádět srovnávání nebo orientační měření, takže přístroj vyhoví s uvedenými výhradami pro celý nf. rozsah.

Starší přístroj se hodí v této úpravě až do 15.000 Hz, korekční činitel musí však být použity už od 1000 Hz výše. Vlastnosti však naznačují, že by bylo možné zmenšením indukčnosti nebo kapacity posunout resonanční vrchol výše a snížit jej zvětšením tlumicího odporu, takže by se frekvenci závislosti dala vyrovnat až do potřebných 15.000 Hz.

Praha, 7. IV. 1942.

Elektrický traktor

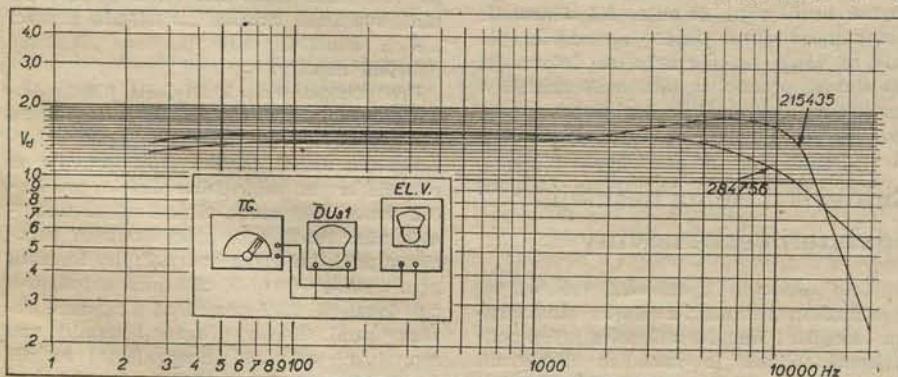
Značné úspory hmot a napájecích hmot dosahuje traktor s elektromotorem, napájený kabelem, který nad obdělávanou plochu tvoří smyčky, nesené napnutým lanem. Motor je asynchronní s kotvou nakrátko, výkon 4 kW, zpětný pohyb možný, hodí se i pro těžké oráni, díky přetížitelnosti motoru.



Vodorovná stupnice udává kmitočet v hertzech, svislá výchylka přístrojů v dílcích, odpovídajících rozsahu 3 V eff. Starší přístroj (č. 215.435) byl nastaven při 60 Hz na výchylku 1,4 V, druhý přístroj při 50 Hz na 1,5 V. Korekčního činitela pro určitý kmitočet vypočteme, dělíme-li výchylku pro 50 Hz výchylkou při žádaném kmitočtu. Na př. novější přístroj má při 1000 Hz výchylku 1,57; korekční činitel je $k = 1,5 : 1,57 = 0,955$. Naměříme-li tedy při 1000 Hz napětí 2,2 V, je skutečné napětí $2,2 \times 0,955 = 2,1$ V eff. Pro přesné měření je ovšem třeba předem používat přístroj ocejchovat a nakreslit příslušnou křivku, přibližně stačí pro běžné druhy přístrojů křivky uvedené.


Z nápadů a prací

našich čtenářů

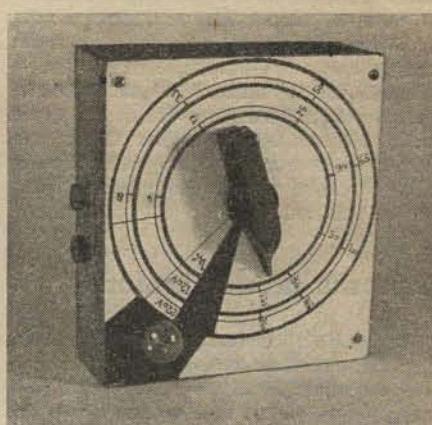

Wattmetr pro 120 i 220 V,
od 4 W do 800 W

Potřebné součástky: Reostat 40Ω , žárovka 0,04 A, 6 V, Philips A67. Podstata: Žárovkou o malé spotřebě určujeme napětí na fidičelném odporu (reostatu). Napěti je stálé a odpovídá právě oné hodnotě, když se vlákno začne rozřazovat. Odpor nastavujeme tak, až se začne právě vlákno žárovík rozsvítit, resp. pohasinat a stupnice máme ocejchovanou přímo ve wattech, až vlastně měříme proud. Cílem většího odběru proudu, tím více musíme reostatové vinuti

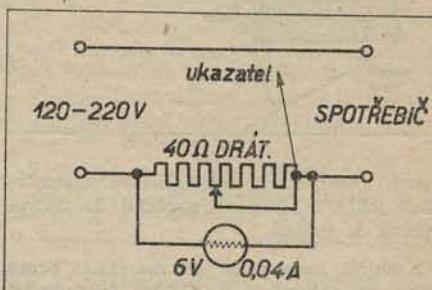


běžcem zkracovat, neboť stačí průtok proudu vvláknu rozsvítit. Na př. při měření spotřeby sušiče vlasů máme téměř na reostatu zkrat, naopak při měření chodu transformátoru naprázdno (5 W) odpor vinutí reostatu k vláknu žárovky je asi 40 ohmů.

Vždy, když chceme změřiti spotřebu spotřebiče, vytocíme ukazatel reostatu na největší číslo spotřeby (reostat nakrátko) a teprve potom sestupujeme až na bod skutečné spotřeby. Jinak by počáteční proudový náraz žárovku přepálil. Přístroj, resp. škálu můžeme ocejchovati podle žárovek třeba na 125 V a při 220 V platí tři stupnice, zvětšena o $\frac{1}{2}$, t. j. 1,75krát. Na př. při 125 V 25 W, odpovídá $1,75 \times 25 = 44$ W pro 220 V. Můžeme též timto přístrojem změřiti odpory pro větší zatížení (od 5 W výše). Krátkodobě jej připevníme do zdířky výstupu, běžcem vytocíme bod pohasnutí, udáno máme ve wattech a podle vzorce $W : E = I$ vypočteme hodnotu R. Protože přístroj v této úpravě měří vlast-

ně proud, udává při daném sítovém napětí součin napětí \times proud, t. j. voltampéry, nikoliv wattu. Pokud ho ovšem používáme pro přístroje s malou nebo žádnou newatovou spotřebou — žárovky, pajedlo, přijimač, transformátor s odporovou zátěží a tak dále — můžeme údaj považovat za wattu. U transformátoru naprázdno to ovšem není již správné. — Stupnice ve wattech — voltampérech — můžeme doplnit stupnice v ampérech, jež platí pro kterékoli sítové napětí. Přístroj spotřebuje asi 2,5 V, jako úbytek na reostatu; o tuto hodnotu tedy napájecí napětí zkoušeného přístroje klesne. — Pozn. red.) Josef Bruna.

Přenoska jako mikrofon

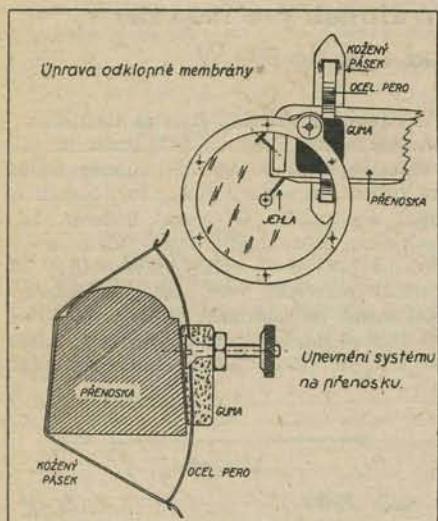Jde zvláště o krystalovou přenosku, která je hodně citlivá na otřesy a dobré je zvukově reprodukuje. Chtěli jsme využít přenosky pro mikrofon, aniž se krystal vestaví do zvláštního pouzdra. Pokus s improvizo-



vanou membránou, dotýkající se gramofonové jehly v přenosce, potvrdil, že taková úprava je možná.


Nechtěli jsme vrtat do raménka; proto jsme se pokoušeli o nějaký jednoduchý skřipec nebo objímku, jenž by se na raménko rychle nasadil a opět sejmí. Doplňo to, jak vidět na obrázku. Tvrďmým pryzovým kotoučkem (nikoliv z ebonitu), upilovaným podle sklonu bočné stěny raménka, prochází kousek ocelového pera z budíku. Pero je prohnuté, protože za jeho konec táhne kožený pásek, který raménko objímá a pryzovou destičku tím způsobem k raménku přitlačuje. Do destičky je vodorovně zasazen šroub. Matka (ruční vroubkovaná) přitahuje rámeček s membránou. Rámeček se může kolem šroubku sklonit, až se kousek drátku, ve středu membrány kolmo zasazený, dotýká jehly přenosky, případně naopak se může rámeček vytvořit nahoru, aby nepřekázel při nasazení jehly na desku.

Rámeček je ze dvou shodných, šesti šroubků stažených mezikruží z pertinaxu 1 mm, jež mají rozšíření k nasazení na šroub. Mezi pertinax se stáhne okraj membrány. Zkoušeli jsme membránu zhotovenou tak, jako jsme svého času dělali první amplifiony (Lumière) z pásu tenkého kopí-

rovacího papíru, složeného do varhánků, jež konce se slepí a vzniklá trubice se rozloží do vějířového kruhu. (Šířka pásu = poloměr daného kruhu, délka rovného pásu = obvodu kruhu.) V našem případě byl poloměr 3,5 cm, varhánky půlcentimetrové. Hledali jsme zde výhodu, že ve spleném středu vějířku se dobře drží kolmo vsazený drátek. Membrána je hodně tuhá; hlas zní sice věrně, ale je třeba plného zesílení. Nahráli jsme ji kolečkem slabého celuloisu (z nedostatku slidy). Ve středu je s každé strany přiložen malinký plíšek s dírkou, kudy prochází drátek, a ten je s plíškem spájen (jen letmým dotykem pajedla, celuloid hned hoří; pak nechat zatéci stopu parafinu). Tam, kde se drátek střetne s jehlou přenosky, je nasazena ještě těsná dvojice malíčkých celuloidových koleček, mezi něž jehla lehce zaklesne. Reprodukovaný hlas je hodně silný. Tak máme kromě přenosky hned ještě mikrofon, který stačí na př. na hlášení programu reprodukováno hudby, a po odklopení membrány je možno hned hrát. Celou adaptaci se zvětší tlak na desku jen o 20 g. P. U.

Sváření spojů

V 5. čísle t. l. byly popsány spájeci kleště z elektrody z uhlíku. Podobný nástroj si můžeme vyrobit i pro bodové sváření součástek. Princip sváření je ten, že mezi dva měděné hrotů v kleštích, z nichž jeden je isolován od hmoty klesti A, stiskneme svářené části a pak vypinačem V zapneme do transformátoru proud. Proud v sekundárním vinutí prochází částmi, určenými ke sváření, kde je přechodový odporník větší, nastává silné zahřátí až k bodu tavení. Části jsou k sobě stisknuty a nastává svář. V tom

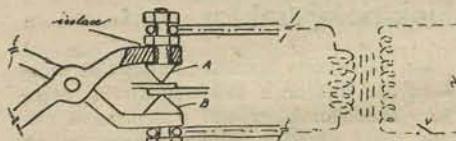

okamžiku vypínáme vypinač V, ale kleště necháme ještě stisknutý, až spoj ochladne. Je to věc trochu cviku a sváření trvá jeden až dvě vteřiny. Trochu čistoty je nezbytné, hrubé oku je nutno též odstranit. Jinak, použijete-li silného proudu, propaluje se plech veskrze nebo se deformeje, při slabém proudu nastává malé zahřátí a spoj nedrží, materiál je jen slepen.

Ant. Kovářík.

Židovští míšenci nesmějí odebírat české noviny

Podle úředního upozornění vylučují se s okamžitou plastností z odběru všech druhů časopisů i židovští míšenci a jejich podnájemníci, jimž je zakázáno doručovati noviny, ať donáškou, poštou nebo jakýmkoliv jiným způsobem. Je tedy nutno, aby nám všichni jednotlivci, jichž se zákaz týká, obrazem oznamili, že jsou židovskými míšenci, po případě jejich podnájemníky, ve smyslu citovaného upozornění. Dodávka časopisů jim bude zastavena. — Administrace měsíčníku Radioamatér, odd. předplatitelů.

K předchozím číslům

Přenosná jednolampovka z čísla 5/1942.

Nedopatřením vypadl ze seznamu součásti kondensátor CR, jehož kapacita má být 2000 pikofaradů nebo centimetrů. Je však možné vyzkoušet i jiné hodnoty, což má význam tenkrát, není-li tlumivka LR shodná s použitou u nás. Zkuste CR tak veliký, aby bylo slyšet při nasazení superreakce vysoký tón a pak volte hodnotu asi položní, takže slyšitelný tón zmizí a zůstane jen málo rušící šum.

Z redakce

V době od 20. června až do 15. července jsou povolené redakční personály. V té době nebudou zodpovídány technické dotazy, porady a redakční korespondence. Objednávky plánků budeme vyřizovat bez přerušení.

X

Zájemci o plánky leckdy netrpělivě očekávají vyřízení svých objednávek a sotva uběhne týden od zaslání objednávky, dojde nás reklamace. Upozorňujeme proto, že zejména u rozsáhlejších objednávek starých plánků je třeba až i 14 dnů k vybrání, vyrobení a zaslání kopii. Před uplynutím této lhůty není proto účelné reklamovat nevyřízené objednávky.

X

Technický poradce naší redakce prosí tazatele, kteří příkládají k dotazům frankovanou obálku, aby tyto obálky vkládali do dopisu přeložené na polovici. Vloží-li je do své obálky těsně, (s přeloženými okraji), dojde při strojním otvírání naší pošty k poškození zpětné obálky; často i známka bývá porušena, takže jich nemůžeme použít.

X

V předchozím čísle našli čtenáři novou rubriku, nazvanou „Z nápadů a prací našich čtenářů“. Budeme v ní napříště souřediti drobné práce a objevy našich přátel, dosud umístované poroznou mezi textem. Jistě se v této zajímavé směsi objeví leckterá dobrá myšlenka k užitku ostatních a snad nám z přispěvatelů této rubriky vystoupou i noví odborní publicisté. Záleží jen na vás, kteří tento list čtete a máte jej rádi, zda bude rubrika „Z nápadů a prací našich čtenářů“, vždy zásobená skutečně dobrými náměty.

Pro poučení těch, kteří ještě nikam článek nepapsali, snad postačí, že mohou svou věc popsat třeba ve stručném dopise s jednoduchým obrázkem. Textovou úpravu a po případě kresbu vzhledného obrázku pro štěček provedeme sami; vitáme ovšem usnadnění nám autoři tuto práci čitelným rukopisem po jedné straně normálního formátu papíru (A 4 = 210 × 297 mm) a pošlou-li tuši kreslené, čistě provedené a popsané obrázky sami. Články, výkresy i snímky, pro reprodukci způsobilé, honorujeme; na př. autoři této rubriky v předchozím čísle obdrželi honoráře K 30,— až K 70,—.

X

Všimli jste si, že jsme v posledních měsících popisovali řadu měřicích přístrojů. Další přibyla mezi náš dílnu a laboratoři nákupem od výrobce. Doklad, že jich chceme využít k přímému prospěchu svých čtenářů, přináší oživlou rubriku „Z naši

zkušebny". Najdete v ní užitečné výsledky z našich měření a v příštích číslech bude několik ukázek, co to všechno bude. Nebudu to zprávy výrobců, jimž zůstane jejich obvyklé místo, nýbrž následující zájmy čtenářů našího listu. Z různých důvodů nebude také výzdyky uveden původ a značka posouvaného výrobku, zejména u posudků negativních. Bystrý čtenář z nich však výzdyky získá potřebné poučení.

X

Z rukou grafikových výšel do stránek tohoto čísla — také již v předchozím čísle — nový znak Radioamatéra. Pevné písmeno, ústřední prvek znaku předchozího, dostało jako symbol vzletu a našeho oboru křídlo z pěti vlnek, podobných notové osnově, a kolo jako znak techniky a pokroku. Na tento nový znak přechází význam znaku dosavadního: označujeme jím články vzniklé v naší dílně nebo s naší spoluprací a zejména také vhodné a přizpůsobené k potřebám většiny čtenářů. Je tedy záruční známkou „Radioamatéra“ a současně voditkem čtenářovým, jemuž udává ústřední články. Nenajdete-li tento znak u některého složitého měřicího přístroje, neznamená to ovšem, že jsme jej snad vyráběli méně pečlivě, jde však o přístroj speciální, který se hodí pro zvláště dovedné a pokročilé pracovníky v některém zvláštním odvětví.

X

Snad to není nezbytné, přece však připomínáme, že 16 stran naší přílohy v předchozím čísle je třeba rozdělit, osm stran vnějších zůstane na konci a zbytek přijde na počátek knihy. Dnešní příloha, toliko čtyřstranná, tvoří počátek knihy.

Nové knihy

Edwin P. A. Heinze, *Tvůj přítel motor*, moderní nauka o spalovacích motorech aut a letadel. Přeložil A. Kyzlink. Vydalo nakladatelství Toužimský a Moravec v Praze, r. 1942. Formát 135×205 mm, 492 strany, 48 obrazových příloh (snímků) a 170 kreseb v textu, cena K 80,—, váz. K 95.—. Přístupné pojednání o podstatě, mechanismech, činnosti, výrobě a vlastnostech všech druhů spalovacích motorů a o jejich příslušenství, palivech a obsluze.

X

Dr. Hubert Slouka, *Pohledy do nebe*, problémy a výsledky moderní astronomie. Vydalo nakladatelství Orbis v Praze, r. 1942. Formát 172×240 mm, 396 stran, 64 kresby a 32 obrazové přílohy, tištěné z hloubky. Brožovaný výtisk stojí K 90,—, vázany K 130.—. Autor, známý rozsáhlou publicistickou a přednáškovou činností, podává přístupný a všeobecný výklad o cestách, otázkách a výsledcích astronomie.

Obsahy časopisů

Radio

Č. 4, duben 1942. — Cesta k věrnému přednesu, Posl. — Obrazová elektronika Philips DG3-2. — Krystalová přenoska amatérsky, Češpiva. — Domácí telefon, Břicháček. — Výkonný superhet s pěti elektronkami. — Dvoulampovka na baterie, Sližek. Škola radioamatérů: vzájemná indukčnost,

kapacita. — Příloha: Měření v radiotechnice, Ing. K. Ludvík.

Elektrotechnický Obzor

Č. 4, duben 1942. — Harmonický analýzator napětí a proudu, Ing. dr. Zd. Trnka. — Geygerův kompenzátor, Ing. dr. A. Veverka. — Některé poznatky z paralelního chodu elektráren, Ing. dr. Š. Matěna. — Referáty: Zkušenosti s rychlým opětným zapínáním dálkových vedení vn. — Seriově buzený synchronní motor. — Tvrdé spájení keramických předmětů s kovy. — Laboratoř vysokého napětí fys. ústavu university v Aarhusu. — Pohyb oblouku, vzniklého při zkratu. — Povrchové teploty žárovek. — Elektrický traktor pro orbu. — O nových trolejbusech.

Funk

Č. 7, 1. dubna 1942, něm. — Vlastní kapacita a měření indukčnosti cívek bez vazby, Bleicher. — Rycí přenoska se zvětšeným vlastním kmitočtem, Stephani. — Návrhy zdokonalení pro síťový interferenční tónový generátor, Endres. — Proč vysíláme s jediným postranním pásmem, Rentsch. — Stavba domovního telefonu, Holm. — Zesilovací účinek elektronky.

Č. 8, 15. dubna 1942, něm. — K činnosti multivibrátoru, Theile, Filipowsky. — Stavba, činnost a vlastnosti krystalové přenosky, Beerwald, Keller. — Časopisy. — Patenty. — Připojování více reproduktorů. — Spájení odporem. — Všeobecný nástroj na děrování.

Radioamatér

Č. 5, květen 1942, něm. — Citlivost a sumení přijimačů, II, Sobotka. — Měření odporu vysokými kmitočty, Fritsch. — Třílampovka na baterie s elektronkami řady K. — Akustické veličiny a jejich měření. — Magnetické vlastnosti různých látek, Drobil. —

Philips' technische Rundschau

Č. 1, leden 1942, něm. — Osvětlení nového utrechtského městského divadla, Kalff. Akustika nového utrechtského městského divadla, Vermeulen. — Pozorování kovových struktur, Custers. — Měření špičkového napětí v rozhlasovém studiu, de Fremery, Wenke. — Přístroj k měření p_H s velkým vstupním odporem, Dorsman.

Č. 2, únor 1942, něm. — O vývoji lamp s mišeným světlem, Funke, Oranje. — Činnost triodových oscilátorů s mřížkovým kondensátorem a odporem, van Slooten. — Registrační přístroj pro frekvenční analýzu rychle proměnlivých zvuků, Beljers. — Zkoušení káblů pro silný proud stejnosměrným napětím, Boldingh.

Č. 3, březen 1942, něm. — Účinek anteny u přijimačů s rámovou antenou, Cornelius. Pokusy s propustností kovových stěn pro plyny, Fast. — Struktura niklového železa pro jádra pupinových cívek, Custers. — Modulátory pro telefonii nosnými proudy, de Groot, den Haan. — O půrovitosti sváru, ter Berg.

Prodej - Koupě - Výměna

Prodám stabil. výb. Phil A 26 — záp. des. do 4 V aku. 105×105 — el. mot. z aut. stir. 750 obr./min. B. Kolman, Lipov 148.

Prodám osciloskop s DG3-2, CF1 a AZ1 za K 1100.—. B. Pres, Vsetín, Smetanova 969. Koupím zachovalý i nevázaný XIV. roč. RA 1935 a 3. číslo Radiosvěta 1937. Udejte cenu F. Biegel, Hradec Králové, Sadovská 4.

Koupím stolní soustruh, podle možnosti egališační. Nabídky s udáním ceny na Jaroslava Odstrčila, Praha XVIII., Payerova 6.

Zkušební univer. třílamp. (součástky zamontované již na chasis) obsazenou EF9, EM2, CL4, CV1 prodám i s dynamikem Philips 2369B. Josef Matoušek, Jarov 76, p. Blovice.

Za novou elektronku DL21 dám nový sfotový transf. 2×300 V, 60 mA, 6,3 V nebo jiné. Z. Borkovec, Brno 12, Svat. Čecha 40.

Koupím miliampermetr 1 mA - 0,1 V a oxydový fotočlánek. J. Vacek, Čáslav, Viktoria číslo 387.

Koupím permanentní dynamik Ø 12 cm. Fr. Zaoral, Olomouc-N. Hodolany, Hálkova.

Prod. roč. 1933—35 po K 70,— a 3 EF12 a 1 EZ11 po K 50,—. Kučera, Plzeň, Klatovská 88.

Koupím po K 10,— čís. 9, 10 roč. 1939 a čís. 8 i s přílohou roč. 1941 RA. Frant. Pecka, žul, lomy, Zdechovice.

Koupím za každou přijatelnou cenu seš. čís. 2 ročn. 1939 RA, neb za něj vyměnný čís. 1 s přílohou, roč. 1941 RA. Rudolf Komínek, Praha XIX, Dejvická 31.

Koupím za přijatelnou cenu čís. 1, roč. 1942 RA, dále dynamický nebo magnetický reproduktor Ø 15 až 20 cm. Vše s udáním ceny zašlete na Ladislav Koželuh, Klikov číslo 37, p. Klikov.

Dodám ihned k dom. větrné elektrárny vrtule (podle náv. v 9. čísle RA, roč. XX.) nalakované za K 180.—. Pište dvojlístek. Koupím za každou cenu KF4, možno-li novou. M. Žáček, Strakonice II., Vojanova 359.

Koupím čís. 2 ročn. 1941 RA, starší mikrofon s 20 W zesilovačem, perm. reproduktor 20 cm, síťový tr. P 120—220 V, S. 2×3,15 V 4 A, 4 V 1 A, 2×300 V 80 MA a knihu „Amatérský přijímač“ a „Na krátkých vlnách“. Popis a cena. J. Lorenz bei J. Anderlitschka, Steine (Hohenstadt).

Koupím jednotlivá čísla RA ročn. 1936 a časopis „Krátké vlny“. Zdeněk Engler, Praha II., Plavecká 12 n.

Radiosouč. různé a na dvojku s VCL11 s perm. 12 cm prodám. Seznam zašlu, příl. zn. na odp. J. Plos, Borek 5, p. Liblín.

Rídí a za redakci odpovídá Ing. Miroslav Pacák

Tiskne a vydává Orbis, tiskařská, nakladatelská a novinářská společnost akciová v Praze XII, Schwerinova 46; tel. *519-41; 539-04, 539-06. — Redakce a administrace tamtéž.

„Radioamatér“, měsíčník pro radiotechniku a obory příbuzné, vychází 12krát ročně, vždy první středu v měsíci (změna vyhrazena). — Cena jednotlivých výtisků je K 5,— i s poštovním. — Předplatné na půl roku K 30,—, na celý rok K 60,—; do Říše na půl roku K 32,50 a na celý rok K 65,— i s poštovním.

Číslo účtu u poštovní spořitelny 10.017, název účtu Orbis a. s. Praha XII; v místě pro bezpl. sděl. zúčt. dat uveděte: „Předplatné Radioamatéra“.

Otisk v jakékoli podobě je povolen jen s písemným svolením vydavatele a s uvedením původu. — Nevyužídané příspěvky se vracejí, jen je-li připojeno zpětné poštovné. — Za původnost a veškerá práva ruší autoři příspěvků. — Otiskované články jsou připravovány a kontrolovány s největší péčí; autoři, redakce ani vydavatel nepřijímají však odpovědnost za event. následky jejich aplikace.

Příští číslo vydeje 24. června 1942.