

# RADIOAMATÉR

Casopis pro radiotechniku a obory příbuzné

1

Ročník XXV · V Praze 16. led a 1946

## OBSAH

Rozvoj vysílačiho zařízení BBC za druhé světové války . . . . .	2
Z domova i ciziny . . . . .	2
Viditelné zvukové vlny? . . . . .	3
O podstatě frekvenční modulace .	4
Amplitudová modulace a postranní pásmo . . . . .	5
Elektronkový voltmetr s diodou .	6
Dva příspěvky k dvojčinným zesilovačům . . . . .	7
Přístroj ke zkoušení elektronek .	8
Jak určíme vlastnosti neznámých elektronek . . . . .	12
Přepracování vinutí na želez. jádra odlišných rozměrů . . . . .	13
Pantografový popisovač stroj .	14
Krystalka s pevným detektorem .	19
Kolečko k třepení papíru . . . .	19
Synchronní a asynchronní motorek pro gramofon . . . . .	20
Anglická hudba na deskách . . . .	22
Hudební laik a partitura . . . . .	22
K oslavám Sibeliových narozenin .	23
Plastický zvuk a barevná groteska na výstavě „50 let kinematografie“	24
Studený spoj . . . . .	24
Na všech vlnách . . . . .	24
Anglické zkratky . . . . .	25

## Chystáme pro Vás

Laciný a přesný jemný převod pro přijímače a měřicí přístroje. • Prostý vibrátor k napájení malých bateriových přijímačů. • Méně známé stránky teorie reproduktoru. • Základní zapojení přístrojů pro frekvenční modulaci.

## Plánky k návodům v tomto čísle

Kostra a schema zkoušeče elektronek Kčs 30.—. • Výkresy pantografového rychlého stroje (4 kusy) Kčs 45.—. • Synchronní motorek nesouměrný Kčs 6.—. Asynchron. motor pro gramof. Kčs 17.—.

K objednávkám s přesnou adresou připojte příslušnou částku a Kčs 3,— na výlohy se zasláním v platných poštovních známkách. Adresujte je redakci „Radioamatéra“.

## Předplatné na nový ročník „Radioamatéra“

Na celý rok (12 čísel) . . . Kčs 160,—  
Na půl roku (6 čísel) . . . Kčs 82,—  
Na čtvrt roku (3 čísla) . . . Kčs 42,—  
Jednotlivé výtisky . . . . . Kčs 15,— včetně výloh se zasláním pro celou ČSR. Předplatné lze vyrovnat buď vplatním lístekm pošt. spořitelny (dosavadní příml. odběratelé její nalezli v tomto čísle; ostatní mohou použít návodu na straně 28. tohoto čísla vpravo dole), nebo hotově v administraci „Radioamatéra“, Praha XII, Stalinova 46. Na tento ročník přijímáme i nové odběratele, jejichž přihláškám jsme v předchozím ročníku nemohli vyhovět.

**Z**ahájení dvacátého pátého ročníku časopisu z nejstarších svého oboru a ještě k tomu první nový rok ve svobodě a míru, jaká to lákavá příležitost k oslavě, přehlídkce minulé práce a k rozvinutí plánů pro budoucnost. Soudíme však, zajisté shodně s většinou čtenářů, že i oslava musí plnit příkaz doby, a tím je v našem postavení práce, práce a zase práce. Vyčkáme tedy příhodnější doby a do téhoto odstavců soustředíme informace o událostech poslední doby.

Všeobecná úprava cen práce a zboží způsobila zvětšení cen papíru a tiskařských i režijních nákladů i tohoto listu. Jeho vydavatel, jako podnik veřejný, sledoval v Radioamatérku odedávna službu rozsáhlé obci domácích pracovníků. Nechtěl, a za válečných omezení ani nemohl, ale nechce ani v budoucnu zatižit list takovou prodejní cenou, aby jeho vydávání bylo v celkovém hospodaření podniku akcí výnosovou. Časopis sám

musí však na sebe vydělat, neboť kromě prodeje a vcelku malého výnosu inserce nemá zdrojů, z nichž by mohl žít. Spolu s úmyslem setrvat při 32 stranách rozsahu a poměrně bohatosti vnitřní úpravy, vedly tyto hospodářské ohledy k stanovení nové prodejní ceny. S vděčností potvrzujeme, že předchozí její úpravy přijali čtenáři s pochopením, i když jsme jim za okupace nemohli podat vysvětlení. Nyní, kdy hodnota obsahu Radioamatéra může bez překážek růst, kdy nastávající hospodářská obroda našeho státu projeví se vbrzku i na naši práci, smíme očekávat, že opatření, které jsme učinili z nezbytnosti, bude posuzováno správně a s porozuměním. Novou úpravu předplatného uvádime na konci listu a zvlášť ve vedejším sloupci na této straně.

Od 1. prosince minulého roku byly zvýšeny ceny elektronek, a to o 70 % proti dnešnímu stavu, při čemž se ceny zakrouhluji na celé desetihaléře obvyklým způsobem. Elektronky speciální, v centech elektronek neuvedené, mají zvětšení o 50 %. Toto zvětšení cen elektronek samo o sobě by zájemce tolik netěžilo, kdyby bylo zárukou, že od nynějška budou. Ani to ovšem není možné i když už dříve bylo zřejmě uvolnění a nejtěživější nedostatek snad pominul. Zato jsou v prodeji alespoň u některých pražských obchodníků vyrazené elektronky vojenské, které sice měly sloužit jiným účelům, dají se však přizpůsobit amatérským potřebám a pomohou aspoň pro přechodnou dobu vyrovnat nedostatek elektronek normálních. Druh návodů přizpůsobíme elektronkám, které při jdou na trh.

Radioamatér nebo Radiotechnik? Přestože se po loňském květnu ozývaly hlasu i pro název Radiotechnik a nebylo tu zábran povahy národní z doby protektorátu, vrátili jsme se od Radiotechnika, kryjícího podstatu časopisu v dobách útisku, k starému Radioamatéru. Leckterému zastánci zdálo se jméno Radiotechnik vhodnější a obsahu přiměřenější pro svůj více odborný přídech. Komu se však název Radioamatér zdá příliš populární, tomu neuškodí připomenout dvě závažné věci. První je, že časopis, který se dočkal věku 25 let, a to v dobách, jako byly minulé,

nemá důvod opouštět jméno, pod kterým začal vycházet, i když jeho zaměření je dnes jiné. Druhá věc je v počtu radioamatérství: tento pojednání dnes už neobsahuje jenom amatéry-diletanty, nýbrž také odborníky s nespornou a značnou technickou úrovní, ať pracují přímo v průmyslu anebo se radiotechnikou zabývají soukromě. Je tu také zasloužilá skupina lidí, kteří svými radiotechnickými znalostmi pomáhali překonávat úkoly okupantů a mají plné právo hlásit se hrde k radioamatérství. Tyto důvody jistě postačí opravdu dát původní název na desky tohoto listu.

Ačkoliv zatím odborná literatura ze západu ani z východu pravidelně nedochází, přece dostáváme tolik dokladů o dosažených pokrocích, že nám, lidově řečeno, jde hlasa kolem. Pouhé prolistování a letmá

## NOVOROČNÍ PŘEHLED

prohlídka jediného čísla měsíčníku, jako je dnešní Electronics, Radio News a pod., zabere několik hodin tím spíše, že insertní hřídky, nejbohatší část obsahu západních listů, jsou zajímavé a obsažné, a přilákají k četbě stejně jako redakční část. Poštěstili se získat takových časopisů několik, je z toho práce na dny a týdny, zvláště pořizujeme-li výpisy a obkreslujeme-li zapojení. Chceme-li využít z této záplavy s neporušeným zdravím a nervy, nezbude než soustředit se na věci důležité a nezbytné, kdežto zprávy jenom zajímavé ponechat na později. Bude také úkolem našich spolupracovníků, aby upozornili čtenáře na hodnotná kompendia, příručky a učebnice, z nichž bude možné nastudovat novinky z minulých let úsporně a s nejmenším vynaložením času a úsili, které i tak bude nepochyběně značné.

S potěšením vítáme na trhu součásti vedle dosud nejpočetnějšího zboží výrodejového i novinky naší výroby, určené pro domácí pracovníky. Ojedinělý výskyt nedává sice podklad pro rozsáhlé založení posudek jakosti těchto výrobků, leckdy však stačí pouhý pohled ke zjištění, že při návrhu i výrobě je dosud mnohem více improvisace než důkladnosti a plánu. Tím je naše radost poněkud kalena a proto chceme připomenout požadavek nejenom ethický, nýbrž dnes i hospodářsky závažný: nepřítvejme surovinami, které po vyčerpání zásob ještě dluho budou vzácné a dražé, na věci nevhodnotné. Spíše hledme využít dnešního snadného odbytu i při větších cenách k zavedení těch výrobních způsobů, které z materiálu čini výrobek, ale nikoliv odpad. Učme se teď vyrábět kvalitně; snáze se později naučíme vyrábět levně, než kdybychom volili postup obrácený. Dobré, jakostní zboží se odedávna a v každém hospodářském stavu nebo zřízení prodávalo snáze než zboží laciné. Že pak ve svém státě s nedostatkem zdrojů surovin se musíme snážit dodávat a využívat hlavně myšlenku a důvtip, a teprve pak těžkou práci lidskou a suroviny, to je sotva potřeba znova dokládat. Největšimi nepřáteli jsou nám dilettantismus v plánování a prostřednost nebo i podprostřednost ve výrobě, a bylo by smutné, kdyby se naše schopnosti a práce neměly osvědčit nyní, kdy si vládne sami.

P.

# Rozvoj vysílacího zařízení BBC za druhé světové války

Největší rozhlasová organizace na světě je BBC (British Broadcasting Corporation), Britská rozhlasová společnost. Její neobyčejný rozmach za války a za těžkých podmínek, kdy šlo o Anglii a kdy se stal rozhlas velmi účinnou zbraní, byl popsán po první krátce před vánocemi.

Před válkou měla BBC 16 stanic na dlouhých a středních vlnách a tři stanice krátkovlnné. Celkový výkon v anteně byl 1050 kW, z toho pro stanice krátkovlnné 150 kW. Dne 1. září 1939, na počátku nepřátelství, bylo nutno upravit vysílání tak, aby pořad byl za všech okolností vysílán, aby jeho příjem asi u 9 000 000 posluchačů ve Velké Británii byl uspokojivý a aby při tom vysílání neumožňovalo německým letcům ani určení směru, ani přesného místa. BBC řešila tento problém tím, že zavedla jednotný pořad pro celou Anglii, omezila počet vysílačů na krátkých a středních vlnách na 11, zmenšila jejich výkon v anteně na 550 kW a vhodně je seskupila.

Tato přeměna vyžadovala pečlivé práce několika měsíců a musela se podařit, neboť bylo v sázce příliš mnoho. Vše bylo provedeno bez uváznutí, a za to je děkovati neúnavné práci techniků BBC, u nichž se tato služba ve všech složkách soustředovala. BBC má totiž ve správě i vysílače na rozdíl od naší rozhlasové organizace, kde část technické služby je v rozhlasu a část u čs. pošty. Bylo nutno seskupiti vysílače tak, aby znemožňovaly nepřátelským letcům orientaci. Tím, že stanice vysílaly stejný program na stejně vlně, bylo možné přijímat všechny prakticky až do chvíle, kdy nepřátelskí letci byli v dohledu. Teprve pak byl místní vysílač vypojen, ale ostatní pracovaly dále. Tato úprava se velmi osvědčila a byla napodobována Itálií, když vstoupila do války, i Německem. Tam to však trvalo dva roky, než se dosáhlo podobného výsledku.

Po tomto kroku přikročila BBC k další etapě. Bylo nebezpečí invaze a šlo o to, aby rozhlasová služba byla za všech okolností zachována a decentralisována. BBC se rozhodla postavit do každého většího střediska aspoň s 50 000 obyvateli malý vysílač. Ty pracovaly na stejně vlně, byly řízeny dálkovým synchronizačním zařízením, které bylo samo o sobě malým technickým zázrakem. Do roku 1942 bylo postaveno 60 těchto malých vysílačů a velmi dobře se osvědčily. Invaze se neuskutečnila a tak poslední zkouška funkce vysílačů nebyla nutná. Tyto vysílače s výkonom 100 W přerušily vysílání teprve tehdy, když nepřátelskí letci byli nad městem a když sirény hlásily bezprostřední nebezpečí.

Je zajímavé, že vyřazování těchto malých vysílačů z provozu po skončení války způsobilo BBC řadu nepřijemností. Posluchači zvykli si na velmi silný příjem a i když výkon velkých stanic v Anglii jest dnes větší než před válkou, přece jen je příjem slabší než z těchto malých regionálních stanic, umístěných vždy přímo ve městě.

Další ofensivní fáze rozhlasové války nastala po pádu Francie. Hlas Velké Británie byl pak jediným zdrojem pro národy, zotročené nacismem, který dodával prav-

divé informace jednak anglicky, jednak v jejich jazyku o dění ve světě. Proto tento hlas musil být silný; bylo nutné vysílat na mnoha vlnách, aby se znemožnilo rušení, kterým se snažili Němci zamezit poslech anglického rozhlasu. K tomu přistoupila ještě nutnost vysílat pro americkou armádu, která se formovala v Anglii, a později pro armády na kontinentě. Zde byla velmi cenná pomoc USA. Výsledek byl ten, že při konečném vybudování do července 1944 měla BBC v provozu 121 vysílačů s výkonom 6240 kW v anteně. Mezi těmito stanicemi je největší vysílač na střední vlny a největší krátkovlnná stanice na světě.

Vysílač na střední vlny byl postaven v Ottringhamu u města Hull. Tato stanice se skládá ze čtyř samostatných vysílačů, každý ve své budově, chráněně proti letectvým útokům. Vysílač je řízen na dálku a kontrolován z budovy páté, antenou zařízení z budovy šesté. Zařízení je možno libovolně kombinovat a vysílač může fungovat jednak jako čtyři stanice, každá na 200 kW, anebo jako jedna stanice s výkonom v anteně 800 kW, přirozeně jest možné spojení dvou nebo tří sektorů, tedy výkon 400–600 kW. Může se přeladit na dlouhou nebo střední vlnu. Do provozu byla uvedena začátkem roku 1943.

Vysílání na krátkých vlnách ukazuje se jako velmi účinná zbraň a bylo ji také intenzivně používáno. Na začátku války měla BBC své krátkovlnné ústředí v Daventry. Do konce roku 1940 bylo zde vybudováno osm velmi výkonných vysílačů. Pracovalo se však horečně i na jiných místech a

v září 1940 měla BBC svá krátkovlnná střediska na třech místech. Koncem roku 1940 se ukázalo, že tato úprava nestačí a že je zapotřebí, podle požadavku programového oddělení, 18 velmi dobrých stanic. Bylo třeba plánovat vysílání pro zámořskou službu, pro evropské vysílání, pro vysílání ve dne a pro noc. V té době se také začala stavba největšího kr. vysílače světa Sheltonu u Carlisle. Je zde instalováno 12 stanic po 100 kW a dvě antenní soustavy, které se skládají z 51 anten, upevněných na 31 stožárech o výšce mezi 70 až 110 m. Prvních šest vysílačů bylo dán do chodu v dubnu 1943, ostatní o něco později. V listopadu 1943 mohla BBC vysílat na 46 krátkých vlnách.

Ovšemž vedle výstavby vysílačů bylo nutné projektovat, instalovat a znova využídat na 150 speciálních studiích s příslušnou výstrojí, zaznamenávacím zařízením atd. Bylo nutné zřídit naslouchací službu, nemluvě o použití telefonní sítě, která zajišťuje spolehlivý provoz rozhlasových.

Tato výstavba pohltila velké částky peněz; podle zprávy, kterou podal ministr informací v parlamentě, bylo vydáno pro tyto účely od začátku války 3 550 000 liber, podle dnešního kursu asi 700 000 000 Kčs. Kromě toho bylo do Anglie dopraveno ze Spojených států materiálu za 350 000 liber na základě ujednání o půjčce a pronájmu. Počet technických zaměstnanců, který před válkou byl 1600 osob, vzrostl na více než 4000 osob, z toho na 800 žen.

To je jen krátký přehled o celkové práci technického oddělení BBC. O technických podrobnostech a zdokonalování, které bylo nutno vynalezti a zrekonstruovat, aby se tato velká věc podařila, podáme zprávu později.

Ing. J. E.

## Z DOMOVA I CIZINY

### Lidový přijimač v ČSR.

Deník „Práce“ z 1. ledna t. r. podává zprávu o návštěvě olomouckých novinářů v mohelnické továrně, kde se připravuje výroba lidového přijimače. Tento přístroj má obohatit zdejší trh — rovněž podle citované zprávy — již letos na jaře. Je to první oficiální informace o novém přístroji a jakmile to bude možné, přineseme zprávu podrobnější.

• Český pořad z Kanady má od 28. prosince změněnu dobu vysílání: od 18.15 do 18.30 denně na vlnách 16,84 m (CKNC) a 19,75 m (CKCX). Důvodem je špatný večerní příjem pásem 16 a 19 m, který naši čtenáři v poslední době také pozorovali.

Josef Novák.

• V Riu de Janeiro se konala letos radiokomunikační konference, která skončila 25. října. Podle kusých zpráv, kterých se nám dostalo, nedošlo k překvapujícím usnesením, bylo však dosaženo na technickém poli souladu všech amerických států pro postup na připravované světové konferenci o radiových otázkách. V podstatě bylo přijato rozdělení frekvenčních pásů, jak je navrhovala delegace Spojených států. Byl vzat zřetele již na novou službu a rozdělení hlavně pásem ultrakrátkých vln, přidělení pásů pro službu televizní a frekvenční modulaci.

MI.

• Firma Pye v Cambridgi nedávno předvídala nové televizní zařízení, které prý má podstatné výhody tím, že vysílá na stejně nosné frekvenci jak obraz tak i zvuk. Úspora na cenách materiálu pro vysílače i pro přijimače by činila podle informace zástupce firmy 15–20%.

MI.


• V Anglii se sdružily jednotlivé skupiny výrobců radiových přístrojů a součástek ve společnou organizaci, která má hájiti zájmy radiopřímyslu, starati se o koordinaci a hlavně jednotné postupovat v technických otázkách. Nejdůležitější funkce tohoto sdružení je vývoz radiotechnických výrobků.

MI.

• Při poslední konferenci o přidělení rozhlasových vln v září 1945 v Londýně byl se strany vojenských úřadů postaven požadavek, aby zákaz amatérského vysílání v Evropě ještě potrvával.

MI.

Sotva by se podařilo vyjádřit číslem, které by se vešlo do jedné řádky tohoto listu, kolik spojů bylo za této války zaletováno. K usnadnění práce, na níž závisí jakost a spolehlivost všech radiotechnických výrobků, vytvořili konstruktéři spojeneckých továren řadu nových tvarů elektrických pajdel, z nichž některá ukazuje nás obrázek. Většinou jsou malá a lehká, drží se buď jako tužka, nebo jako pistole, mají buď obvyklé tělesko z kovu, který

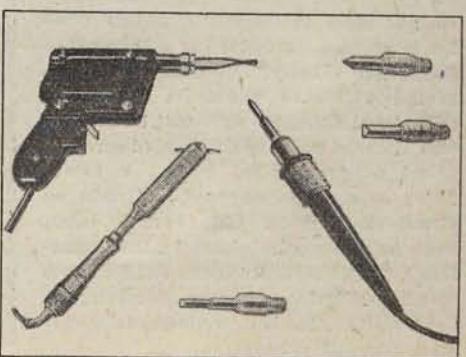

## Do nového ročníku Radioamatéra

Jubilejní 25. ročník časopisu Radioamatér setkává se s novým činitelem. Je to ministerstvo informací, do jehož kompetence patří ideové vedení čs. rozhlasu a rozhlasového vysílání. Poněvadž ministerstvo informací má zde koordinovat zájmy všech složek, nemůže a nechce zanedbávat otázky týkající se amatérů. Pokud to bude v jeho moci, chce se starat, aby v zájmu státu otázky amatérů byly vhodným a urychleným způsobem řešeny. Jsme si vědomi za co děkuje radiotechnika — zvláště v prvních svých dobách — průkopnické práci radioamatérů. Dále jsme si vědomi toho, že zvláště v pásmu ultrakrátých vln je ještě celá řada nevyřešených otázek, kde spolupráce velké obce radioamatérů — podvázaná v době války — může přispět a jistě přispěje k vyřešení nových a důležitých problémů. Časopis Radioamatér pracuje poctivě na důležitém úseku, o kterém se tvrdí, že ovládne pole techniky tohoto století.

Ministerstvo informací chce ochotně dodávat zprávy, pokud jsou k disposici, a zvláště ty, jež prozatím jsou pro širší veřejnost těžko dostupné.

Věřím, že spolupráce obce radioamatérské s ministerstvem informací bude prospěšná pro celek a může i časopisu Radioamatér velmi prospět.


Za přednostu IV. odboru:  
Ing. J. Ehrlich.

### Viditelné zvukové vlny?

Dne 1. dubna 1945 přišnala se fronta do cíla nečekaně od východu k úpatí Malých Karpat. Byli jsme ji překvapeni brzo ráno, kdy nás asi v 6 hodin vzbudila prudká dělostříleba v malé vesničce Dubová pri Modre, 30 km severovýchodně od Bratislavы. Německé a maďarské vojsko prchalo v divém úprku. Proto bylo nebezpečí, že muže odvedou s sebou, utekla skoro celá vesnice do hor. Naši „výlet“ byl provázen duněním děl a bližšího i vzdálenějšího bombardování letec-kého. Samozřejmě se při tom skoro stále zkoumala obloha pro nebezpečí náletu.

Při tom jsme najednou mezi malými mráčky (ale nad jejich úrovní) na modré obloze pozoroval tři bílé kruhové oblouky podobného

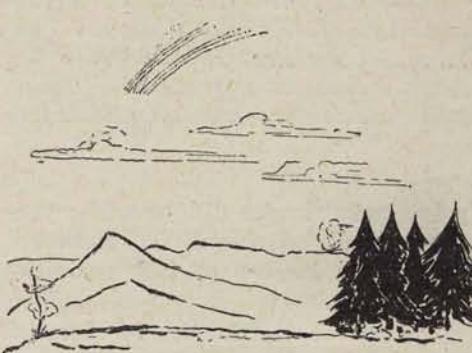vzezení jako úzká duha, jenž zakřivenější a mnohem užší. Dva z nich se se svými kraji protínaly, třetí byl mimo. Orientace oblouků byla asi stejná. Tyto oblouky se vůči mrákům pohybovaly velikou rychlosí směrem radiálním a vzájemně téměř souběž-



ným. Oblouky byly podélně rýhované (podobně jako duha, jenž bez barev), jejich středový úhel byl asi 20 stupňů. Rychlosí oblouků byla tak veliká a nepravidelná, že v prvním okamžiku nebylo jasné, zda se pohybují mraky nebo oblouky. Hned jsme upozornil své přátele, mezi kterými byl podporučík pěchoty a vojenský letec, a zjev jsme pozorovali společně ještě asi 7 až 8 vteřin, než zmizel mezi mraky. Započala debata o tom, co by to bylo. Usoudili jsme, že to byly zvukové vlny, které pocházely ze tří současných výbuchů téměř v jednom místě, které letem v prostoru (výšku jsme odhadli na 5000 až 6000 m) se dostaly do oblasti, kde se tvoří známé kondensační pásy za letadly. Zředění vzduchu při procházení zvukové vlny se pak projevilo sražením vodních par a utvářilo dva až tři pruhy podél každého z oblouků. Rychlosí jsme odhadli na dvou- až tříčasobnou, než má moderní stíhačka (byli jsme při tom dva letci, takže odhad byl pravděpodobný), což by se shodovalo s rychlosí zvuku. Podobnou rychlosí jsme dosud nikdy neviděli. Vzpomněli jsme si na tajnou zbraň V-2, ta že letí ještě rychleji.

Pozoroval jsem již několikrát zvukové vlny ve filmu z let války. Byl promítán film o bombardovacím útoku i s dopady pum. V některých případech bylo pozorovat, jak se od místa dopadu šíří tmavý kruh na všechny strany velikou rychlosí. To výbuchem stlačený vzduch pravděpodobně změnil index lomu, a tato změna se projevila odlišným zobrazěním pozadí (zde povrchu země).

Ing. Zámborský Lad.



Walkie-talkie, malý radiotelefon pro civilní použití, využívá přenosní lisovací hmot a je sotva větší a těžší než polní triedr. Obrázek ukazuje jeho vzhled.

K označování kablů, součástek atd. používaly anglické továrny štítků, dodávaných s příslušným tiskem libovolné barvy v podobě kotoučku náplasti, kterou stačí přitisknout na žádané místo. Odolávají horku i tekutinám a snáze se upevňují než obvyklé stahovací obtisky.

X

Společnost RCA vyrábí běžně řadu speciálních elektronek pro televizi. Připojené obrázky ukazují (a) ikonoskop pro velmi jemné členění, obrazovky pod jménem kineskop (b) pro přímé pozorování obrázku, orthicon (c), vyvinuté pro snímání obrazu venku, kde není možné kontrolovat osvětlení, a projekční obrazovky s velmi jasným obrazem (d). (Radio News, May, 2/1945.)


Jistý americký výrobce nabízí transformátory o málo větší běžných, které samotně omezují kolísání napěti sítě o  $\pm 20\%$  na malou hodnotu. Pokud jsme vyrozuměli z poisu, zakládají se na využití magneticky přesyceného jádra.

X


Desky pro nahrávání vyrábí fa Duotone, a to na hliníkovém podkladě s černým nitrátovým povlakem.

X


Neobvykle dobrý nápad je nahraď šroubovací matici v plechových součástkách, jak ji ukazuje připojený obrázek. Namísto otvoru se závitem je tu průstříh tvaru H s dírkou o něco menší než vnější průměr šroubku. Jazyčky průstříhu jsou vyhnuty dovnitř a při utažení šroubu se okraje díry zamačknou mezi závit šroubu a vzeprou se tak mocně, že upevňovaná součástka drží jistě lépe než kdyby měla závit sama v tenkém plechu. Majitelé patentu získávají zájemce rozsáhlou inserci v řadě anglických i amerických listů.

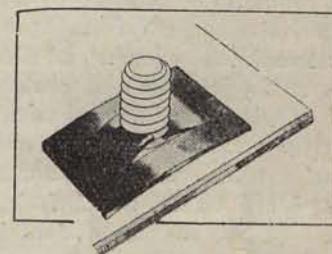

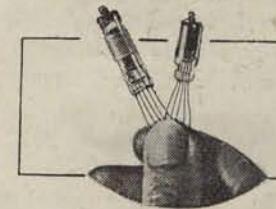Dubilier vyrábí keramické dolaďovací kondenzátory, podobné výrobkům Hescho, a to jednoduché i vícenásobné, velmi malé a s nepatrnými ztrátami, vhodné pro mf. filtry a cívkové soupravy.



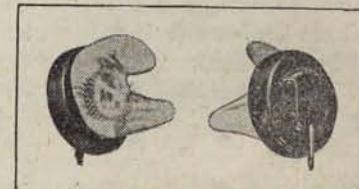Přístroje pro nedoslýchavé značně mohou být zmenšeny použitím plôch elektronek o takových rozměrech, že by se snadno vešly do malíčku dámské rukavičky. Místo patky mají vyvedeny několik centimetrů dlouhé drátky. Vyrábí je firma Raytheon.



Sluchátka opravdu nepatrých rozměrů, o průměru 25 mm i méně a o citlivosti 1 dyn na 1 cm<sup>2</sup> pro příkon jednoho mikrovoltampéru, váží jen 7 gramů, která sama drží v ušním otvoru, vyrábí na podkladě piezoelektrickém firma The Brush Development Co. v Clevelandu, Ohio, USA.

X

Pro napájení velkých zařízení z baterií vyrábí americká firma Rauland velké vibrační měniče pro napětí 6, 12 a 24 voltů a až 35 ampérů (t. j. příkon až 840 wattů). Používají kmitočtu poměrně značného — 200 c/s — mají 20 mohutných samostatně vyvedených dotyků, pracují od  $-40^{\circ}$  do  $+70^{\circ}$  C, a mají dokonalé elektrické i mechanické střípní.

(R. News, May 2/1945.)

# O PODSTATĚ FREKVENČNÍ MODULACE

PROF. ING. DR. JOSEF STRÁNSKÝ

Dt. V 621.396.619.2.

Těsně před vypuknutím poslední války začalo se používat zvýšenou měrou hlavně ve Spojených státech modulace frekvenční na místě až dotud obvyklé modulace amplitudové. Podle všech známek frekvenční modulace se osvědčila a lze očekávat, že pronikne i do naší evropské praxe. Všimneme si proto blíže tohoto nového způsobu ovládání nosné vlny vysílacích stanic programovými nízkofrekvenčními proudy.

Hlavní důvod, proč se usilovalo o zavedení modulace frekvenční na místě modulace amplitudové, byla snaha zúžití pásmo frekvencí (vln), potřebné pro přenos určitého hudebního programu. Pro dobrý přenos rozhlasu je třeba se postarat o bezvadný průchod všech nízkofrekvenčních proudů odpovídajících hudebním tónům. Poměrně dobrý přenos rozhlasu dostaneme, zaručíme-li průchod nízkofrekvenčních proudů od 16 do 10 000 c/s. Tu je známo, že rozhlasová vysílací stanice, modulovaná amplitudově celým uvedeným pásmem nízkých frekvencí, zaujímá ve frekvenčním spektru kromě své vlastní nosné frekvence ještě celé pásmo zasahující dolů i nahoru o 10 000 c/s, celkem tedy celých 20 000 c/s. Nemá-li nastati vzájemné rušení, nesmí být v šířce 20 kc/s žádná jiná vysílací stanice.

Přechodem z modulace amplitudové na frekvenční chtělo se zúžiti právě toto zaujaté pásmo. Při frekvenční modulaci zůstává nedotčena amplituda  $A$  sinusové nosné vlny, kterou si lze vyjádřiti rovnici

$$i = A \sin \omega_n t \quad (1)$$

při čemž  $\omega_n$  je kruhová frekvence  $= 2\pi f_n$ , znamená-li  $f_n$  frekvenci proudu v anteně (index  $n$  ukazuje na nemodulovaný stav). Působí se nf. proudy na frekvenci  $f_n$  a tím i na kruhovou frekvenci  $\omega_n$ . V nejjednodušším případě moduluje se kruhová frekvence  $\omega_n$  jen jednou nízkou frekvencí  $n$  určitým způsobem tak, že kruhová frekvence  $\omega_n$  kolísá sinusově na obě strany  $n$ -krát ve vteřině. Při tom největší výkyv kruhové frekvence  $\omega_n$  (amplituda sinusové její změny) jest  $\Delta\omega_n$ .

Označením  $\Delta$  dáváme již najevo, že jde o poměrně malé změny nosné frekvence.  $\Delta\omega_n$  se nazývá obvykle modulační rozladení nebo posuv, též zdvih.

Je-li modulující sinusové napětí (zvané běžně signálové) dáné jako jediná sinusovka

$$e_s = E_{ms} \sin vt, \quad (2)$$

dostaneme frekvenční modulaci nosné vlny o rovnici (1), když způsobíme, aby frekvence modulované vlny  $\omega$  se řídila zákonem

$$\omega = \omega_n (1 + k E_{ms} \sin vt). \quad (3)$$

Je třeba zdůraznit, že pro frekvenční modulaci jest nutné, aby  $\omega$  probíhalo

právě podle rovnice (3). Je totiž myslitelný i jiný způsob ovládání frekvence  $\omega$  signálem, kterého se však prakticky neužívá.

Početně se dá odvoditi, že okamžitá hodnota antenního proudu vysílače modulovaného frekvenčně jednoduchou nf. sinusovkou, jest

$$i = A \sin (\omega_n t + m_{fr} \sin vt). \quad (4)$$

V tomto výrazu značí

$$m_{fr} = \frac{\Delta\omega_n}{v}$$

modulační index, daný poměrem modulačního rozladení k hodnotě kruhové modulující nízké frekvence  $v$ . Je to důležitá hodnota, charakterisující frekvenční modulaci, a vrátíme se k ní.

Rovnice (4) ve svém napsaném tvaru nám neříká mnoho. Je třeba upravit ji postupem, kterým se nemusíme blíže zabývat, neboť nám jde jen o výsledek. Ten je dán rovnicí:

$$i = A \{ J_0(m_{fr}) \sin \omega_n t + J_1(m_{fr}) [\sin(\omega_n + v)t - \sin(\omega_n - v)t] + J_2(m_{fr}) [\sin(\omega_n + 2v)t + \sin(\omega_n - 2v)t] + J_3(m_{fr}) [\sin(\omega_n + 3v)t - \sin(\omega_n - 3v)t] + \dots \} \quad (5)$$

Dospěli jsme tak ve výrazu (5) k rovnici t. zv. spektrální, neboť nám objevuje celé spektrum proudů o různých frekvenčích. Vidíme, že frekvenčně modulovaná vlna obsahuje především jako prvnou složku vlnu o základní sinusovce (frekvence  $\omega_n$ ); dále je v ní obsažena celá řada sinusových proudů o frekvenčích  $\omega_n + v, \omega_n - v$ , dále  $\omega_n + 2v, \omega_n - 2v$ ; kromě toho  $\omega_n + 3v$  a  $\omega_n - 3v$  a t. d.

při čemž řada není zřejmě uzavřena. Amplitudami uvedených sinusovek jsou zvláštní výrazy  $J(m_{fr})$ . Jsou to t. zv. Besselovy funkce modulačního indexu  $m_{fr}$ . Aniž bychom se blíže seznamovali

s těmito funkcemi, jež jsou většině čtenářů neznámé, můžeme vytknouti základní poznatek o frekvenční modulaci: nedosáhlí jsme jí toho, oč jsme usilovali: zúžení zaujatého pásmá. Ve zmodulované vlně jsou nejen postranní pásmá vzdál. od nosného  $\pm v$ , ale i  $\pm 2v, \pm 3v$  atd. vlastně do nekonečna, takže obecně dostaneme vlnu rušící daleko více než vlna modulovaná amplitudově. Zde tedy frekvenční modulace selhává a stísnění vysílacích stanic se neopomáhá.


Záleží ovšem i na intenzitě získaných pásem. Kdyby amplitudy  $J(m_{fr})$  postranních pásem při frekvenční modulaci rychle ubývalo a kdybychom na druhé straně frekvenční modulací získávali přesto něco navíc, vyplatilo by se přejít na tuto modulaci frekvenční. Rychlého ubývání amplitud u vyšších postranních pásem lze dosáhnouti volbou malého modulačního indexu  $m_{fr}$ . Volime-li  $m_{fr} \leq 0,5$ , jsou amplitudy vyšších postranních pásem zanedbatelné a prakticky dostaneme jenom nosnou vlnu  $\omega_n$  a první postranní vlny  $\omega_n \pm v$  jako při modulaci amplitudové. Tím jsme však prakticky nic nezískali — takto provedená frekvenční modulace není výhodnější než modulace amplitudová.

Aby frekvenční modulace měla své oprávnění a aby byla odůvodněna větší složitost zvláště u přijimačů, musí frekvenční modulace poskytovati novou rozhodující výhodu. Takové podstatné vý-

hody lze skutečně frekvenční modulaci dosáhnouti, ale jedině za cenu šířky zaujatého frekvenčního pásmá. Lze totiž ukázati, že volime-li modulační index  $m_{fr}$  dosti velký, dostaneme sice velmi široké pásmo, zaujaté frekvenčně modulovanou vlnou, ale při tom můžeme na přijimači silně omezit amplitudu přijatého signálu a tím získáme po detekci signál prakticky oproštěný od parazitních poruch.

Parazitní poruchy představují totiž vesměs skupiny vysokofrekvenčních vln, modulovaných amplitudově, které se díky užitému omezovači na přijimači nemohou vůbec uplatnit při detekci.

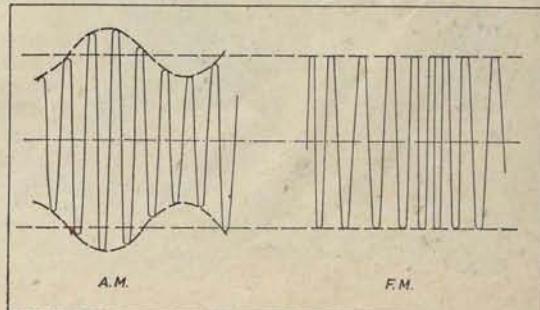Rozdíl mezi modulací amplitudovou (A. M.) a modulací frekvenční (F. M.) je zřejmý ze znázornění na obrázku, který si můžeme myslit jako pohled na stínítko obrazové elektronky, na niž přivedeme a časově rozvineme jednu nosnou vlnu modulovanou amplitudově, po druhé tutéž vlnu modulovanou frekvenčně.



Vzhledem k nutnému užití širokých pásem při této výhodě frekvenční modulaci lze modulovat s úspěchem jen vlny ultrakrátké o tak vysokých frekvenčích, že na nich poměrná šířka frekvenčně modulované vlny nevadí.

Při frekvenční modulaci je zajímavé, že amplitudy postranních pásem nejsou funkcií jen frekvenčního rozložení  $\Delta\omega_n$ , ale i modulující frekvence  $\nu$ : na poměru těchto veličin závisí rozhodující modulační index  $m_f$ .

Pro lepší ujasnění poměru při frekvenční modulaci sledujme určitý případ. Modulujme nosnou vlnu o frekvenci  $f_n = 15 \text{ Mc/s}$  ( $\lambda = 20 \text{ m}$ ) různými akustickými frekvencemi, jež se vyskytují v běžném rozhlasovém programu. Při tom zařídíme modulaci tak, že mají-li všechny nízké frekvence stejnou maximální amplitudu, způsobí kolísání nosné frekvence  $f_n$  vždy o tutéž hodnotu  $\Delta f_n = 1000 \text{ c/s}$  nahoru a dolů. U nízké frekvence  $n_1 = 10000 \text{ c/s}$  děje se toto kolísání  $f_n$  přirozeně 1000krát ve vteřině, kdežto při nízké frekvenci  $n_2 = 50 \text{ c/s}$  jenom 50krát za vteřinu. Modulační indexy, odpovídající těmto dvěma případům, budou zcela odlišné. V prvném

$$\text{případě je} m_{fr1} = \frac{\Delta f_n}{n_1} = \frac{1000}{10000} = 0,1,$$

$$\text{kdežto v druhém } m_{fr2} = \frac{1000}{50} = 20$$

Důsledkem toho jsou zcela různě siřné amplitudy nosné vlny a postranních pásem: při  $n_1 = 10000 \text{ c/s}$  jsou postupně amplitudy nosné vlny prvního a druhého postranního pásma v procentech: 99,75, 4,99, 0,12, kdežto při  $n_2 = 50 \text{ c/s}$  jsou odpovídající hodnoty 16,7, 6,68 — 16,03%.

Nízkofrekvenční modulující proudy o poloviční síle než právě uvažované způsobí největší pošinutí nosné frekvence  $f_n$  o hodnotu  $\Delta f_n / 2$  a proto i příslušné modulační indexy klesnou na polovinu.

Zde se nám však ztrácí pojem hloubky modulace a přemodulování, známý při modulaci amplitudové. V uvažovaném případě jsme volili frekvenční zdvih  $\Delta f_n = 1000 \text{ c/s}$  zcela libovolně. Nic nám nebrání, abychom jej volili na příklad dvojnásobný. Jak zde nalezneme vhodné vodítko? Kam až můžeme jít?

Z předchozího je již patrno, že nemá-li daná vysílací stanice, modulovaná frekvenčně, zaujmouti větší pásmo než je jí povoleno s ohledem na jiné sousední stanice, je třeba omezit jak sílu modulujícího nf. signálu, tak i použitý frekvenční zdvih. Při rozdělování vln jednotlivým vysílacím stanicím, modulovaným frekvenčně, je třeba stanoviti určitou šířku pásma, kterou smí stanice zaujmouti v okolí své předepsané nosné frekvence. Šířka pásma může být na př. 150 kc/s, což značí, že kolem staniční nosné frekvence  $f_n$  smí se ještě vyskytnouti celé pásmo frekvencí až do

$f_n \pm 75000 \text{ c/s}$ . Jest však třeba současně stanoviti, s jakou intensitou se smějí tyto nejkrátké frekvence dovoleného pásma vyskytnouti. Aby nenastalo rušení stanic sousedních, nesmí být amplituda krajních frekvenčních na př. silnější než 0,001 amplitudy nosné nemodulované vlny (tedy o úrovni —60 db).

Takto stanovené hodnoty amplitudy na okraji povoleného pásma dá se vždy dosáhnouti při libovolné nejvyšší modulující nízké frekvenci, volí-li se vhodně modulační zdvih.

Praktické zkoušky s frekvenční modulací na velmi krátkých vlnách (na př. na 45 Mc/s) ukázaly, že frekvenční modulace skutečně poskytuje neobyčejně čistý a nerušený příjem a kromě toho umožňuje snadno přenos mnohem širšího pásma akustických frekvenčních na př. až do  $n = 16000 \text{ c/s}$ . Stejně za dokonalý přenos televise vděčíme právě frekvenční modulaci.

V tomto článku bylo lze sledovati jen základní myšlenky frekvenční modulace. Na praktických zapojeních bylo sledovati uspořádání vysílačů modulovaných frekvenčně a jím odpovídajících přijímačů.



## AMPLITUDOVÁ MODULACE A POSTRANNÍ PÁSMA

Při amplitudové modulaci bývá bez bližšího výkladu těžko pochopitelné, jak vznikou z nosného a modulujícího kmitočtu ona postranní pásmá a proč jsou po obou stranách vlny nosné. Prostě počteme řešení osvětlí tuto věc jasně a rychle.

Nemodulovaný nosný kmitočet (když na př. vysílač pracuje, ale v pořadu je přestávka) vytváří proud nebo napětí harmonického průběhu, který je dán vzorcem

$$y_n = A_o \cdot \cos \omega_n t, \quad (1)$$

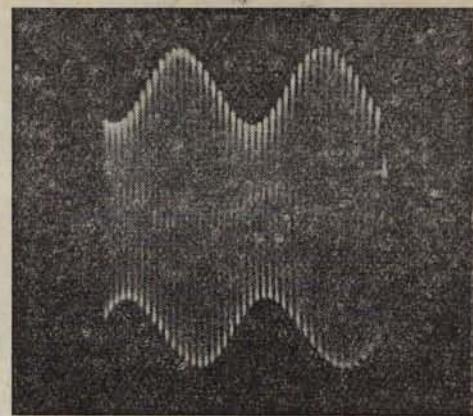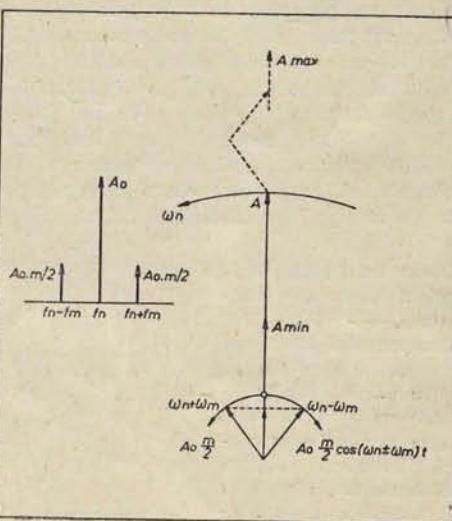kde  $y_n$  je okamžitá hodnota napěti nebo proudu,  $A_o$  je jeho maximální hodnota (amplituda),  $\omega_n = 2\pi f_n$  je kruhový kmitočet nosné vlny a  $t$  je čas. Když nyní zase začnou vysílat (na př. čistě sinusový tón 1000 c/s), mění se  $A_o$  okolo své původní hodnoty nahoru a dolů o jistou hodnotu  $A_o \cdot m$ , kde  $m$  je t. zv. *hloubka modulace*.



Oscilogram amplitudově modulované nosné vlny.

Protože změna dolů nemůže být větší než je samotné  $A_o$  (jinak by signál vůbec zmizel), je  $m$  vždy menší než 1 a bývá podle okolností mezi 0,3—1. Pak však ani  $A_o$  není stálé, nýbrž mění se v rytmu modulujícího kmitočtu  $f_m$ , takže pro ni platí vzorec

$$A = A_o (1 + m \cdot \cos \omega_m t), \quad (2)$$

takže po dosazení (2) do (1) dojdeme k výslednému vzorce pro amplitudově modulovaný signál

$$y = A_o (1 + m \cdot \cos \omega_m t) \cos \omega_n t. \quad (3)$$

Provedeme-li naznačené násobení, rozvine se (3) na tvar

$$y = A_o \cos \omega_n t + A_o \cdot m \cdot \cos \omega_m t \cdot \cos \omega_n t. \quad (4)$$

Zatím co první člen na pravé straně rovnice není než původní  $y_n$ , t. j. samostatný, nemodulovaný signál nosného kmitočtu, je pro nás druhý člen zatím nezřetelný. Leckdo z nás pamatuje snad ze školy vzorec

$$\cos \alpha \cdot \cos \beta = \frac{1}{2} \cos (\alpha + \beta) + \frac{1}{2} \cos (\alpha - \beta) \quad (5)$$

podle něhož můžeme upravit i druhý člen pravé strany (4) a psát jej celý ve tvaru:


$$y = A_o \cdot \cos \omega_n t + A_o \cdot \frac{m}{2} \cos(\omega_n + \omega_m) t + A_o \cdot \frac{m}{2} \cos(\omega_n - \omega_m) t. \quad (6)$$

Uvážme-li ještě že  $\omega_n \pm \omega_m = 2\pi (f_n \pm f_m)$ , můžeme vyjádřit obsah rovnice (6) takto:

Signál o nosném kmitočtu  $f_n$ , modulovaný amplitudově do hloubky  $m$  kmitočtem  $f_m$ , lze nahradit jednoduchým signálem o kmitočtu  $f_n$  (nosný kmitočet) o amplitudě  $A_o$ , a dvěma signály o amplitudě  $A_o \cdot m/2$ , s kmitočty o hodnotu modulujícího kmitočtu posunutými nad i pod  $f_n$ .

Tento výsledek ukazuje, proč každý vysílač, modulovaný amplitudově na př. do 5000 c/s, zabírá pro sebe pásmo  $\pm 5000 \text{ c/s}$  okolo kmitočtu své nosné vlny. Má-li přijímač ladící obvody tak selektivní, že nosnou vlnu zesiluje podstatně více než okraj tohoto pásmá, nastává v přednesu úbytek výšek. Rozladíme-li přijímač stranou, takže jedna strana pásmá je zesilována více než druhá, přibude výšek, ale objeví se vyšší harmonické čili skreslení právě u vyšších tónů, které vadí proto (při malých rozložení) poměrně málo, že jsou již velmi zyskávány a přijímač je nepřenáši. — Vedlejší obrázek ukazuje názorně to, co jsme tu početně uvedli, dokonce i výsledný vzorec (6), v němž — myslíme-li si první člen zastaven, otáčeji se další dva členy rychlostí  $\pm \omega_m$  a dávají vznik modulované amplitudě.

# ELEKTRONOVÝ VOLTMETR S DIODOU

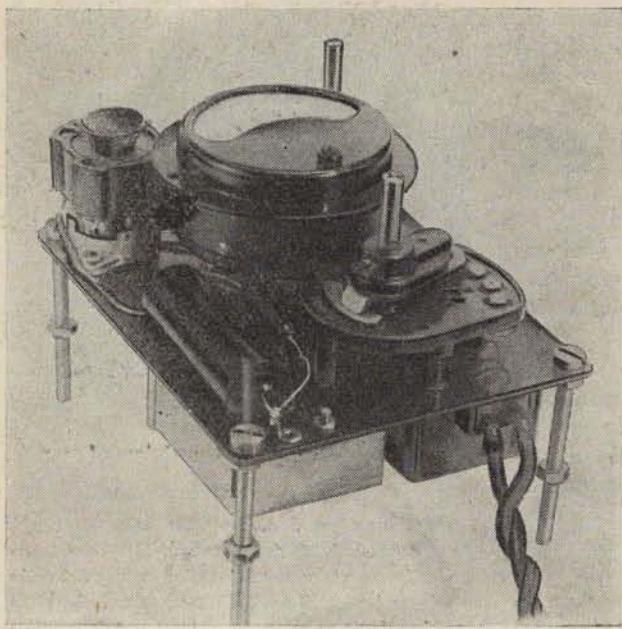

K. ULBERT

Dt. P. 621.317.725:029.4/6.

Přístroj bez skříně. Vzadu vlevo dvojitá dioda, vedle mikroampérmetr, pod ním přepinač rozsahů, vzadu vpravo hřídel korekční potenciometru. Pod nosnou destičkou blokovací kondensátor a transformátor (upravený reduktor).

**P**otřebujeme-li měřit střídavá napětí, používáme k tomu buď přístrojů, jejichž údaj nezávisí na směru proudu (voltmetry elektromagnetické, statické multiselulární, žárové, thermoelektrické), anebo střídavá napětí usměrníme a měříme je stejnosměrným přístrojem. Usměrnění může se dít dotykovými usměrňovači (selenovými, kuproxidovými, sirtuorem a pod.) nebo elektronou. Jsou ještě jiné metody měření střídavých napětí, na př. obrazovou elektronou, můstkové a kompenzační metody atd. Elektronový voltmetr s triodou byl popsán v Radioamatérku v č. 2/1942 a podobný i v článku Generátor pro vf. měření v č. 1-2/1945. Tentokrát pojednáme o přístroji, který používá k usměrnění diody.

Podstatu ukazuje obraz 1a. Vytkněme požadavky, které má přístroj splnit:

1. Pokud možno velký vnitřní odpor, 20 až 30 k $\Omega$ /V.

2. Malá a stálá vstupní kapacita.

3. Lineární průběh stupnice.

4. Přepinatelné rozsahy od 2 do 150 V.

5. Malá citlivost na kolísání žhavicího napěti elektronky.

6. Jednoduchá stavba i obsluha.


A nyní, jak tyto požadavky splníme.

Značný vnitřní odpor je dán vlastnostmi měřicího přístroje a vhodným zapojením. Proto jsme použili mikroampérmetr do 30  $\mu$ A a o vnitřním odporu 2320  $\Omega$ . Přístroj s dobrými vlastnostmi lze sestřídit s miliampérmetrem asi do 200, v nouzi do 500  $\mu$ A; pro méně citlivé se hodí citované zapojení, kde je ještě elektronový zesilovač proudu. Abychom splnili požadavek 2. a 3., musíme mít elektronku s malou kapacitou mezi anodou a kathodou a ovšem i při montáži udržet vstupní kapacitu co nejmenší.

Z teorie elektronů, o níž se zájemce dovolí dosti v současně vycházejícím 2. dílu Fyzikálních základů radiotechniky, plyně zvláštní vhodnost elektronky pro usměrňování střídavých proudů až do největších kmitočtů. Protože však diodou protéká proud, i když na anodě není napětí, dokonce i když je na ní určité malé záporné napětí (čti FZR, 2. díl, část IV, odst. 7b), dává dioda proud a měřicí přístroj má výchylku i když na vstupních svorkách

na volt. Můžeme však kompenzaci provést podle obrazu 2, t. j. udělme anodě takové záporné předpětí, aby se právě potlačí nulový proud. To je i podstatou naší úpravy. Místo baterie použijeme ke kompenzaci usměrněného a vyfiltrovaného žhavicího napěti. Usměrnění provedeme druhou polovinou diody. Důvod, že jsme použili tohoto způsobu místo baterie, je také ten, že tím omezíme vliv kolísání žhavicího napěti na emisi. Stoupne-li na př. síťové napěti, zvětší se sice podle charakteristiky na obrazu 3a náběhový proud, ale vzrostlé i kompenzační napětí a nastane opět rovnováha. Tím je splněn i požadavek 5. Z konečného zapojení a úpravy přístroje je vidět, že byl splněn i požadavek 4. a 6.

Konečnou úpravu přístroje vidíme na obrazu 4. Jedna ze vstupních svorek je zapojena na první anodu dvojité diody

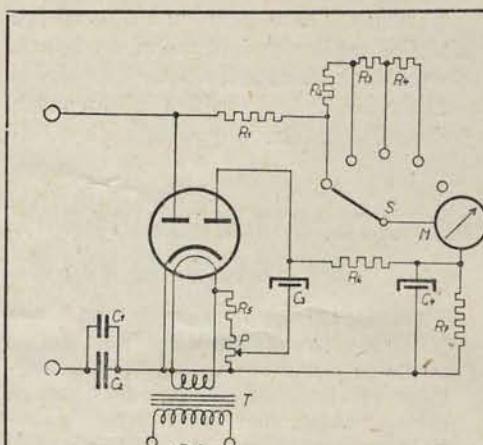

Obraz 4. Zapojení diodového voltmetu.

R1 = 55 k $\Omega$ .  
R2 = 165 k $\Omega$ .  
R3 = 1 M $\Omega$ .  
R4 = 4,5 M $\Omega$ .  
R5 = 3 k $\Omega$ .  
R6 = 1500  $\Omega$ .  
R7 = 3 k $\Omega$ .  
C1 = 2000 pF.  
C2 = 2  $\mu$ F/800 V  
stříd.  
C3 = 50  $\mu$ F/15 V.  
C4 = 50  $\mu$ F/15 V.


P = potenciometr 1 k $\Omega$  lin. — S = přepinač 5poloh., 1pólový. — T = síťový transformátor 120/220 V 12,6 V/0,2 A. — M = mikroampérmetr 30  $\mu$ A/2320  $\Omega$ , nebo podobný vhodný přístroj.

není měřené napětí. Tento nulový proud dosahuje podle druhu elektronky až 300 mikroampérů a omezuje podstatně počáteční rozsah (viz obraz 3b). V našem případě bychom tedy musili použít méně citlivého přístroje, čímž by klesl odporník na volt. Na nízkých rozsazích by kromě toho nesouhlasila nulová poloha ruky.

Vliv nulového proudu můžeme však vyložit na př. tím, že zapojíme diodový voltmetr jako můstek podle obrazu 1b. Nulové proudy obou polovin diody jsou přibližně stejné a měřicím přístrojem neprotéká proud. Přiložíme-li na jednu anodu měřené napětí, poruší se rovnováha můstku a mikroampérmetr ukáže výchylku. Nevýhodou tohoto zapojení je, že se stoupajícím rozsahem klesá odporník

RG12D2 (hodi se i jiná, pokud má jednu anodu vyvedenou na čapku) a současně přes předřadné přepinatelné odpory a mikroampérmetr na vyhlazovací filtr, který se skládá ze dvou elektrolyt. kond. po 50  $\mu$ F/15 V a odporu 1,5 k $\Omega$ . Zapojení usměrňovače kom. napětí je neobvyklé vzhledem k nutnosti, aby mezi vláknam a kathodou nebylo napětí, které by časem mohlo působit rušivé. Napětí je ze žhavicího vinutí transformátorku (upravený zvonkový reduktor) odebráno přes dělič z odporu 3 k $\Omega$  a potenciometr 1 k $\Omega$  lin. Druhá měřicí svorka je zapojena přes dva paralelní kondensátory na kathodu. Kondensátorem 2  $\mu$ F projdou frekvence nižší, pro vysoké kmitočty, pro které by i „bezindukční“ kondensátor představoval

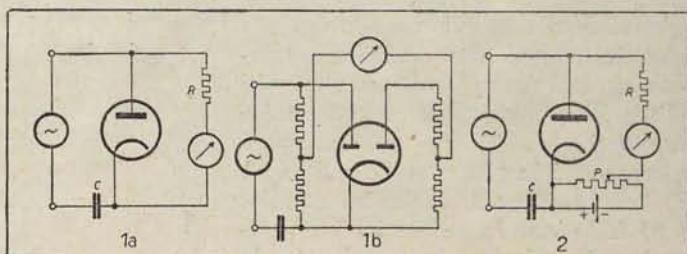Obraz 1a. Podstata zapojení diodového voltmetu. — Obraz 1b. Kompenzační můstkové zapojení pro vyloučení vlivu náběhového proudu. — Obraz 2. Podstata použitého zapojení. Potlačení náběhového proudu záporným předpětím anody.



odpor závislý na kmitočtu, je zde kond. 200 pF. Velikost předřadních odporů nemůžeme prostě stanovit z Ohmova zákona, protože poměry jsou zde složitější. Pohleďme na obraz 1a. Přiložíme-li na svorky střídavé napětí, usměrní dioda kladnou půlvlnu a odporem  $R$  proteče proudový náraz. Ten díl na odporu  $R$  vznik stejnosměr. napětí, kterým se nabije kondenzátor  $C$ . Toto napětí má na anodě pól záporný a zabránilo by průchodu dalšího proudu diodou, již tvoří jakési předpěti, kdyby se přes odpor  $R$  část náboje kondensátoru v každé periodě nevybila. Elektronku pak prochází krátké proudové nárazy, kryjící jen tento pokles náboje kondensátoru (usměrnění třídy C). Velikost předřadních odporů je podílem rozdílového napěti a usměrněného tepavého proudu. Hodnoty odporů pro elektronku RG12D2 jsou uvedeny pod schematem. Pro jiný  $\mu$ Ametr budou ovšem jiné.

Voltmetr je sestaven na pertinaxové desce sily 3 mm, podle snímku. Rozložení součástí je dáno jejich rozměry a není příliš důležité. Je však nutné dodržet nejkratší přívod od anody RG12D2 (která je na baňce) ke svorce. Rovněž první předřadný odpor má mít nejmenší kapacitu vzhledem k okolí, a připájíme jej přímo na svorku nebo anodu. Celý přístroj je vestavěn do vhodné krabičky.

Před cejchováním vykompensujeme potenciometrem  $P$  na nejnižším rozsahu nulový proud. Postupujeme tak, že při vypnutém přístroji nastavíme přesně korekčním šroubkem na mikroampérmetru nulovou polohu ručky, pak zapneme a po vyžhavení otáčíme knoflíkem potenciometru tak, aby se výchylka ručky zmenšovala a poznamenáme polohu v bodě, kdy je ručka opět přesně na nule. Cejchování provedeme střídavým proudem z vhodného transformátoru a reostatu nebo potenciometru podle jiného přesného přístroje.

Autor zvolil první rozsah 2 V, který má ovšem ještě značně nerovnoměrnou, přibližně kvadratickou stupnice. Je proto nutné buď pořídit pro tento rozsah cejchovní křivku, nebo zvláštní stupnice. Stupnice pro 6, 30 a 150 V je jediná. Na rozsahu 6 V bude se ještě na počátku stupnice uplatňovat zakřivení charakteristiky, takže je lépe nastavovat odpor  $R_2$  na polovině výchylky, aby se chyba rozdělila rovnoměrně na obě strany stupnice.

Frekvenční rozsah sahá od 10 Hz do 30 MHz, spolehlivé hodnoty však dívá-

jen na napěťích sinosového průběhu, protože měří maximální hodnoty (cejchován je ovšem v hodnotách efektivních).

Obor použití je rozsáhlý. Protože měří veliký odpor na volt, zatěžuje jen málo měřený zdroj. Naměříme správná napětí i za velkými odpory. Užitečnost a všeobecnost přístroje brzy poznáte.

Poznámka redakce: Samotného mikroampérmetru 30  $\mu$ A je možné použít s vhodnými předřadními odporami jako voltmetri na proud stejnosměrný s odporem 33 000 ohmů na volt.


## Dva příspěvky

### K DVOJČINNÝM ZESILOVAČŮM

Dt. P 621.396.645.2.

Čtenář našeho listu R. Fuks ze Lhotic u Jemnice upozorňuje, že je možné použít pro obraceč fáze k dvojčinnému zesilovači také triody-hexody s neoddelenými systémy, u nichž je tedy mřížka triody spojena s třetí mřížkou hexody. Tak je tomu na př. u ECH3, ECH11, ale i u ACH1, na rozdíl od ECH4 a ECH21, kde jsou oba systémy odděleny. Jestliže však zapojíme hexodu tak, aby pracovala jako trioda, což se stane prostým spojením vývodu 2. a 4. mřížky s anodou hexody, je účinek třetí mřížky nepatrný, třeba je napájena zeslabeným napětím z anody a působí tedy proti účinku mřížky první, jako by to byla záporná zpětná vazba. Tato možnost má nespornou cenu pro mnohé domácí pracovny, kteří si snáze opatří starší elektronku než dobrý vstupní transformátor.

Vazba mezi oběma systémy může být buď obvyklá, takže střídavé napětí z anody hexody zeslabíme vhodným děličem o tolik, oč je zase trioda obraceče zesílá, takže máme na anodách obou systémů střídavá napětí stejně veliká, ale posunutá fázově o 180°, jak to také potřebujeme. Jiný, méně známý způsob pro získání souměrných napětí ukazuje připojené schéma. Z anody hexody jde střídavé napětí na mřížku triody, při čemž je jen málo zeslabeno děličem, sestávajícím ze dvou stejných odporů. Napětí z anody triody jde však rovněž přes odpor na společnou dolní část děliče, a protože je opačného směru než předchozí, zeslabí je. V podstatě tohoto zapojení je samočinné vyrovnaní, neboť tu jde o zápornou zpětnou vazbu, takže nastavíme-li jednu souměrné napětí, vydrží skoro beze změny i při změnách vlastnosti elektronky a napájecích napětí. To je výhoda proti způ-

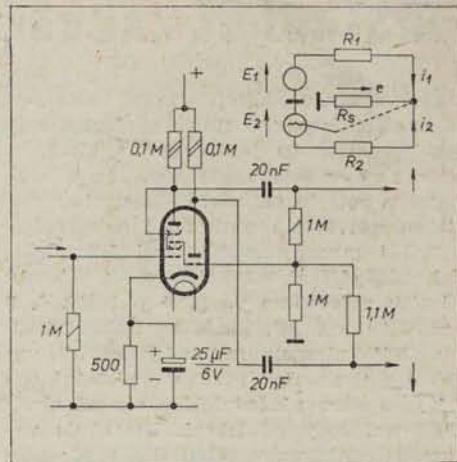

sobu běžnému, který nadto musíme nastavovat podle nějakého měřicího přístroje, zatím co zde získáme souměrné napětí samočinně. Jediné je nutno napájet anodové obvody elektronek proudem dobře vyfiltrovaným a ovšem volit odpory děliče přiměřeně následujícím koncovým elektronkám, neboť jim zastavují mřížkové svody.

Napětí  $e$ , které budí dolní elektronku (náčrtek v pravém horním rohu připojeného schématu), vzniká na společném odporu  $R_s$  průtokem stř. proudů z obou elektronek.

$$e = (i_1 - i_2) \cdot R_s \quad (1)$$

Napětí na druhé dolní elektronce je zkrátěno:  $E_2 = z \cdot e \quad (2)$

Proud, které z elektronek tekou jednotlivými obvody  $R_1$  a  $R_2$ :

$$i_1 = (E_1 - e)/R_1 \quad (3)$$

$$i_2 = (E_2 + e)/R_2 \quad (4)$$

Odečtením druhé rovnice od první vypočteme  $i_1 - i_2 = E_1/R_1 - E_2/z \cdot R_1 - E_2/R_2 - E_2/z \cdot R_2 \quad (5)$

a to se také podle (1) a (2) rovná

$$i_1 - i_2 = E_2/z \cdot R_s \quad (6)$$

Z (5) a (6) vypočteme

$$p = \frac{E_1}{E_2} = \frac{R_s (R_1 + R_2) + R_1 (R_2 + z R_s)}{z \cdot R_1 \cdot R_2} \quad (7)$$

a) Upravíme-li obvod tak, že  $R_1 = R_2 = R$ , vyjde

$$p = \frac{R + R_s (z + 2)}{z R_s} \quad (8)$$

a to se tím více blíží jedné, čím větší je  $z$  a  $R_s$ . Protože běžné triody dávají zisk  $z = 20$ , vyjde poměr výstupních napětí při  $R_s = R$ , t. j. všechny odporu stejně

$$p = (1 + 22)/20 = 23/20 = 1,15$$

obecně pro tento zvláštní případ

$$p = (z + 3)/z. \quad (9)$$

Vidíme i zde, že se výstupní napětí až na fázový posun 180° poměrně málo liší.


b) Žádejme však takovou úpravu obvodu změnou  $R_2$ , aby při  $R_1 = R_s = R'$  bylo  $p = 1$ . Dosadíme to vše do (7) a po snadné úpravě vyjde podmínka

$$R_2 = R'(1 + z)/(z - 2). \quad (10)$$

Je-li na př.  $R = 1 \text{ M}\Omega$  a  $z = 20$ , vyjde

$$R_2 = 1 \cdot 21/18 = 1,166 \text{ M}\Omega.$$

Tento způsob hodí se pro předchozí stupně zesilovače, nikoliv pro konečové, kde změněný vnitřní odpor druhé elektronky, působený zpětnou vazbou, může vadit, když první elektronka má vnitřní odpor nezměněný.

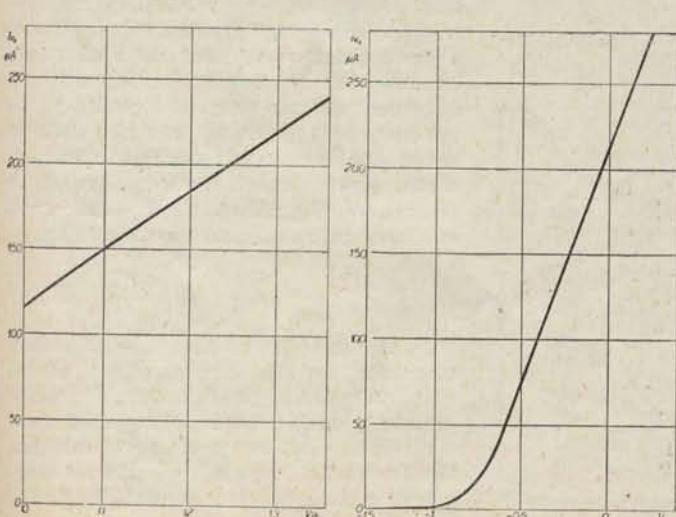

Obraz 3a. Závislost emisního proudu na žhavicím napětí elektr. RG12D2.

Obraz 3b. Náběhový proud elektr. RG12D2 jako funkce anodového napětí od  $-1,5$  do  $0$  V.

# PŘÍSTROJ KE ZKOUŠENÍ ELEKTRONEK

Elektronky, nejdůležitější část radiových zařízení, ze všech ostatních součástek nejrychleji stárnou, jejich výkon klesá, a s ním i výkon celého přístroje. Tím je odůvodněna potřeba zařízení ke kontrole stavu elektronek. Nejen obchodníci a opraváři, nýbrž i mnozí amatéři mají jednodušší nebo složitější zkoušec elektronek. O tomto námětu nejednáme po prvně (čti RA č. 9 roč. 1939 a 1940). Redaktor tohoto listu s nejbližšími spolupracovníky navrhl, vyrobili a vyzkoušeli přístroj podstatně odlišný, o něco nákladnější a značně složitější než byly předchozí. Umožnuje vyzkoušení elektronky velmi důkladně: můžeme s ní.

získati data pro nakreslení charakteristiky v rozmezí žhavicí napěti od 0,5 do 120 V;  $E_g = +10$  až  $-100$  V;  $E_a = 0$  až  $-400$  V;  $I_a = 0$  až  $100$  mA;

rychle kontrolovat strmost, vakuum a isolaci mezi vlákem a kathodou (špatný stav působí hlučné šramoty zejména na detekč. stupni) a zkoušet mikrofonii elektronky a to vše s jediným vestavěným přístrojem, který lze rychle přepnout na měření:

žhavicího napěti, které můžeme přesně nastavit,  
napěti řídící mřížky,  
napěti i proudu anody nebo stín. mřížky  
anody nebo jiné kladné elektrody

Kromě složitějšího provedení má nás přístroj tyto slabiny: nedovoluje rychlé přeběžné zkoušení zkratu mezi elektrodami (že jej ovšem snadno vyhledat ohmmetrickou metodou s použitím voltmetru o napěti na př. 100 V), zkoušení elektronky je o to pomalejší, že nemá vestavěny objímky pro každý druh elektronky, nýbrž jen připravené objímky, na něž přivádíme žhavení elektronky pro citlivé stupně zesilovačů s krokodilkami. Zda to je opravdu nevhoda, to ponecháváme k uvážení čtenáři s připojnou, že rozsáhlá řada elektronek zdejších i zahraničních je doplněna řadou vyřazených elektronek vojenských a počet potřebných objímek je tak veliký, že by zbral celý stůl. Rozhodnutí, kam která elektronka patří, není u oněch přístrojů vždy rychlé a ztráta času připojováním objímek u naší úpravy je sotva o mnoho větší.

Úhrnnem platí o tomto přístroji, že není z těch, které, lidově řečeno, myslí za obsluhujícího, a sotva se tedy hodí do běžné prodejny aniž opravny. Jistě jej však ocení vážný a důkladný pracovník i v těchto působištích a ovšem zejména konstruktér a technik v laboratoři, jimž jej připisujeme především.

## Způsoby zkoušení elektronek.

Běžná kontrola spočívá ve zjištění, zda je kathoda schopna emitovat dostatečný proud. Nejprostší přístroje tohoto druhu mají žhaveno vláknem z odbočkového vinutí transformátoru, mezi kathodu na jedné straně a ostatní (studenné) elektrody je zapojeno přes miliampérmetr malé střídavé napětí ze sítě přes transformátor. Emittuje-li kathoda, ukáže mA-metr výchylku, která je v jistém, pro daný druh elektronky stálém vztahu k její jakosti. Takový přístroj je jednoduchý a lacný; nevýhody jsou, že měří jen emisi, ale nikoli strmost resp. ří-

Dt. P 621.396.694 . 08

1 - 46 A




Pohled na sestavený přístroj bez skříně při zkoušení elektronky EBL1. Vlevo nahoru tlačítka pro zkoušení strmosti a vakua, pod tím regulátory mřížkového předpěti (jemný a hrubý) a reg. žhavicího napěti, dole přepinač žhav. napěti p7. Pod zkoušenou elektronkou mřížící přístroj, upravený pro vytážení a použití jinde, pod ním přepinač oboru měření p1, nalevo a napravo prepinače p2-p6 pro nastavení rozsahů. Vpravo regulátory R1, P1 a P2, pod nimi přepinač anod. napěti p6. Vedle zkoušené elektronky zástrčky voltmetu pro  $E_{g1}$  a  $E_a$  a miliampérmetru, zdířky pro připojení přívodů k elektronce. Dole zleva zdířky pro telefon při akust. zkouškách, vypinač V1, návěstní žárovka, vpravo síťový spinač.

ditelnost elektronky, ani její vakuum, nemluvě o mikrofonii a isolaci kathody. Dále hodnoty, které má udávat mA-metr při dobré elektronce, je možné zjistit jen zkoušením dobré elektronky téhož nebo podobného druhu, takže ke zkoušeči musí být tabulka. Změny síťového napěti nedají se vyloučit a mají značný vliv na přesnost výsledku.

Složitější přístroje napájejí anod. obvod elektronky sice také střídavým napětím,

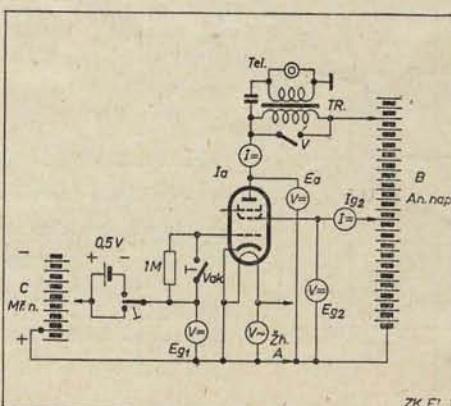Podstata úpravy zkoušeče s vyznačením měřených obvodů.



mají však řídici elektrodu vyvedenu zvlášť na zemi a v kathodové větví je standardní odporník, takže elektronka pracuje — až na napájení st. proudem — podobně jako v radiovém přístroji. Protože však z praktických důvodů není možné přizpůsobit tento odpor zkoušené elektronce, a ovšem i pro st. napájení je zase údaj mřížkového přístroje ve vztahu předem neodvoditelném z údajů katalogu. Ač tedy dovoluje vedle emise vyzkoušet i řiditelnost elektronky a její vakuum a je proto podstatně účelnější než předchozí, přece dává jen základní orientaci a nikoliv úplný přehled vlastností zkoušené elektronky.

Toho výsledku je možné dosáhnout jen po napodobení provozních podmínek ve stavu bez signálu nakrátko, t. j. bez zatěžovacího odporu v anod. obvodu, napájením z řiditelných zdrojů žhavicí i stejnosm. anodové energie a mřížkového předpěti, přičemž všecky tyto veličiny mají být kontrolovány. Takový věstranný přístroj měl by tedy mít žhavicí voltmetr i ampérmetr, voltmetr pro mřížkové napěti, voltmetry pro anodu a stínici mřížku i příslušné miliampérmetry a snad ještě přístroj pro dynamické měření strmosti. To je ovšem, bratro počítáno, osm mřížidel, jejichž pořízení je únosné jen při odpovědné, důležité a časté práci ve výrobě nebo zkušebně. Protože však jen tento způsob je s to podat jasný obraz o stavu elektronky, pokusili jsme se upravit jej tak, aby zařízení nevybočilo svými rozdíly i nákladem z rámce průměrné laboratoře. Výsledkem je popisovaný přístroj, jehož podstatu vyšvítíme na připojeném základním schématu.

## Podstata.

Ze střídavé sítě odebírá energii jednak transformátor  $T_1$ , který napájí usměrňovací elektronku pro dodávku emisního proudu, jednak odbočkový  $T_2$  pro žhavení s reostatem  $R_2$ , kterým jemně nastavíme žhavicí napětí. Anody usměrňovací elektronky mohou dostávat napětí  $2 \times 150$ , 200,

Rozložení součástí, hlavní rozměry a některé zvláštní součástky (tlačítka, přepínače, pírušovací proudových rozsahů). Tento plánek spolu s podrobným zapojením lze koupit v red. t. I. za Kčs 30.— kromě pošt. výloh.


Dole podrobné zapojení s hodnotami součástí. Velikosti předřadních odporů a bočníků závisí na druhu použitého měřicího přístroje a nejsou proto uvedeny.

250, 300, 350, 400 a 450 V a přizpůsobit se tak potřebnému anodovému napětí. Jemně je nastavíme odporem  $R_1$ , který se sice uplatní jen při větších anodových proudech, menší však můžeme zpravidla odebírat z děliče, resp. z potenciometrů  $P_1$  nebo  $P_2$ . Filtr anod. zdroje má tlumivkový vstup; změny odběru proudu se proto poměrně málo uplatní, takže napětí střnicích mřížek  $B_2$  a  $B_3$  je poměrně stálé, i když na př. mřížkovým předpětím značně měníme anodový proud.

Pro mřížkové předpěti usměrňujeme napětí z obočky 150 V na transformátoru  $T_1$ . K usměrňení stačí tyčinkový usměrňovač U 053/32 nebo pod., ovšem i malá jednocestná usměrňovač elektronka nepřímo žhavená ze žhavicího tr.  $T_2$  nebo z dalšího vinutí na  $T_1$ . Abychom mohli napětí 1.

mřížky jemně nastavovat v širokém rozsahu, máme tu velký, drátový potenciometr  $P_3$ , na který „přikomponujeme“ druhý běžec, izolovaný, ale mechan. vázaný s prvním tak, že mezi nimi zůstává část odporu z  $P_3$ . Napětí této části dělíme dalším děličem  $P_4$  jemně, takže snadno nastavíme Eg1 po desetinách voltu. Filtrujeme tlumivkou a kondensátorem 30  $\mu F$ .  $P_3$  nejdé jedním koncem na — pól anod. zdroje, nýbrž na malé kladné napětí, vznikající na odporu 2000  $\Omega$  proudem z děliče  $P_1+P_2$  (5—15 V), takže můžeme elektronky zkoušet i malým napětím kladným na řídici mřížce (zkouška mřížkového proudu v oblasti funkce třídy  $B_2$  a j.).

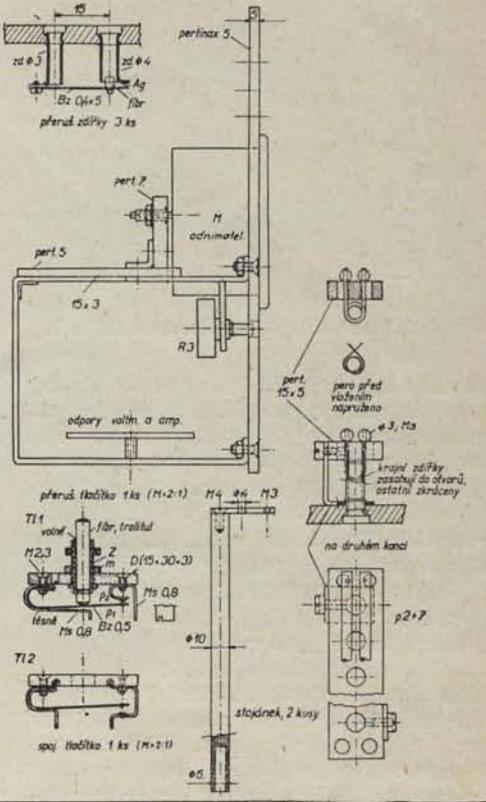Žhavicí transformátor  $T_2$ , napájený z obočky 120 V primáru  $T_1$ , má na sekundáru řadu oboček s napětím od 1,3 do 120 V,



nichž můžeme vyvést na žhavení kterékoli dvě a tím se s pomocí  $R_2$  přizpůsobit libovolnému žhavení (ale i podžhavení i přezhavení). — Tím jsme vyčerpali vše, co se týká napájení a můžeme přistoupit k obvodům měřicím.


#### Měření charakteristických veličin.


Aby bylo možné měřit aspoň čtyři hlavní hodnoty zkoušené elektronky jediným přístrojem dostatečně rychle a bez přepínání přístroje a rozsahů, zvolili jsme úpravu podle podrobného schématu. Měřicím přístrojem je miliampérmetr se základním rozsahem 0,5 mA (hodi se na př. 0,2 až 1 mA), který je svými vývody připojen na dvojcestný otočný přepínač tak upravený, aby sousední doly neuspíval běžec při přechodu do krátka. U nás to byl přepínač Allei, hodi se však i „dvojposchoďový“ Philips typ TB, upravený pro 12 poloh, v němž využijeme 1., 3., 5. a 7. polohy. Tako přepínáme mA-metr na samostatné řady bočníků, odporek nebo usměrňovače s odpory, abychom mohli měřit nezávisle na sobě (i v obvodech galvanicky nespojených):

dvojí napětí stejnosměrné s rozsahy 5, 20, 100, 200, 500 V

stejnosměrný proud 1; 5; 20; 100 mA  
střídavé napětí 3,5; 7,0; 14; 35; 70 a 140 V.

Obvod stříd. napětí je trvale spojen s žhavicími kolíky na panelu přístroje. Protože je stupnice nerovnoměrná a z počátku stlačená, je st. rozsah více a jsou účelně zvoleny vzhledem k nejběžnějším žhavicím napětím. Jedno ss. napětí je určeno pro napětí řídicí mřížky, které měříme vždy. Není však trvale připojeno, neboť napětí může být proti nule (kathodě) záporné i kladné. Proto má tento rozsah sice nezměnnou zástrčku jako druhý, má však dvojí zdiřky jednou pro normální směr

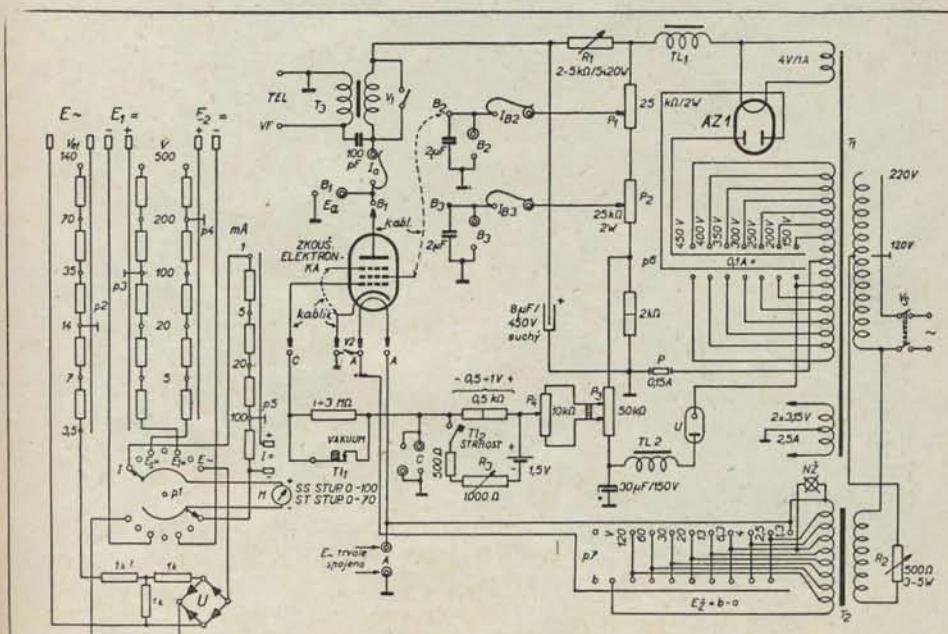

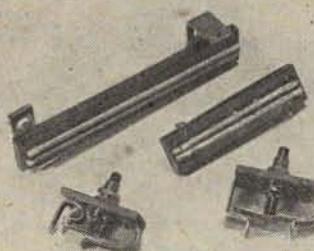

Součásti přepinače p2—p7 a obou tlačítek.

(záporné Eg), po druhé pro opačný. Druhý obvod ss. napětí jde na r' zámkennou zástrčku a můžeme jej připojit buď na napětí anody proti kathodě B1, anebo na napětí B2 nebo B3 pro stín. mřížky. První je řiditelné od polovice napěti B1 nahoru, druhé dolů. Podobně obvod miliampermétru můžeme zařadit do obvodu anodového anebo do obvodu kterékoli stínící mřížky. Rychle po sobě můžeme kontrolovat čtyři hodnoty, které jsme uvedli v prvním odstavci a vždy můžeme vybrat takové, na nichž nejvíce záleží. Přepínání napěti se děje nezámkennými zástrčkami s kolíčky prům. 3 a 4 mm a příslušnými zdírkami. U ampérmetru jsme na tom hůře, protože musíme zároveň přerušit příslušný proudový obvod, aby proud šel měřidlem a ne přímo, jak musí jít, když je mA-metr v jiném obvodu. Toho si povšimneme později.

V obvodu zkoušené elektronky jsou ještě další tři věci. Předně můžeme stisknutím tlačítka Tl 2 zvětšit záp. předpětí o 0,5 V. Při tom mA-metr v anodovém obvodu klesne o jistou hodnotu proudu, ježíž dvojnásobek udává přibližně statickou strmost v nastaveném pracovním bodě. Přibližně proto, že 0,5 voltu není hodnota nekonečně malá, jak to vyžaduje definice statické strnosti

$$S = dI_a/dE_g$$

a event. zakřivení charakteristiky má theoreticky vliv. Při malé hodnotě  $\Delta E_g$  je to však vskutku vliv theoretický a pro výsledek praktický je toto měření stejně přesné jako použitý měřicí přístroj. Napěti 0,5 V odebíráme z trvanlivého vestavěného suchého článku 1,5 V (Palaba Hiawata nebo Sioux) a nastavíme je občas reostatem R3.

Tlačítkem Tl 1 zařadíme do mřížkového obvodu značný odpor a protéká jím mřížkový proud iontový, který svědčí o špatném vakuu, vznikne na odporu úbytek napěti, který učiní mřížku kladnější a anodový proud stoupne, a to právě když má elektronka dosti značné záporné napěti na řídicí mřížce. Když naopak zařadíme tento odpor při malém záporném předpěti, kdy už protéká mřížkový proud elektronový, vznikne úbytek se záporným polem na mřížce a anodový proud klesne. Je-li pokles právě tak velký jako když stiskneme Tl 2, značí to, že úbytek na Rg je právě také 0,5 V a z toho plyne, že při nastaveném záp. předpěti protéká elektronový mříž. proud  $0,5 \mu A$  (při  $Rg = 1 M\Omega$ ). Takto můžeme zjistit, při kterém předpěti protéká nebezpečný mřížkový proud (nebezpečný pro věrný přednes s velkým ohmickým odporem v mřížkovém obvodu).

Konečně je v anodovém obvodu transformátor T3 se sestupným převodem asi 1:3 až 1:10, na jehož sekundár (méně závitů)

můžeme připojit sluchátka nebo nf. zesilovač. Otevřeme-li vypinač V1, můžeme pak poklepy na baňku elektronky zjistit, je-li mikrofonická. To se hodí při výběru elektronek pro ctilivé stupně zesilovačů s velkým zesílením, mikrofonních zesilovačů atd. Malý kondenzátor 100 pF přivádí na zesilovač i šramoty o vysokém kmitočtu, syčení atd. Jestliže při této zkoušce přerušíme spojení mezi vláknam a kathodou (vypinač V2 mezi žhavením a zemí respekt. — B), pak se nám někdy při poklepu na elektronku ohláší ve sluchátku nebo reproduktoru hlučné nepravidelné praskání, které svědčí o vadné isolaci mezi vláknam a kathodou. To je příčinou harašení, bubnování, troubení a jiných „zvěřecích“ projevů, které se někdy nepravidelně objevují a zase zanikají v přijimačích a které tam poměrně snadno lokalizujeme poklepem na nemocnou, obyčejně detekční elektronku.

#### Stavba.


Tím je skončen jak popis podstaty, tak vyličení činnosti zkoušeče a můžeme se obrátit k jeho stránce praktické. Úpravu sezná čtenář ze snímků a výkresu rozložení řídicích orgánů a hlavních součástí na panelu i pod ním. Přístroj může pracovat v leže i na stojato, proto má být použito suchých ellyt, kondensátorů. Rozměry nejsou větší než jaké má obvyklý zkoušeč, což nebyl malý úkol, uvážme-li, že tu je vedle mA-metru 7 potenciometrů, 9 přepinačů, 3 vypinače, 2 tlačítka, návěšt. žárovka a místo pro zkouš. elektronku. Ani pod deskou není situace utěšená, není však tak kritická, abychom k vymontování vadného

Pohled ze zadu. Vlevo nahoře hlavní tr. T1, vedle usm. elektronka AZ1, za ní odnímatelný měřicí přístroj. Vpravo tlumivka TL2. Vlevo dole tlumivka TL 1, vedle transf. T3, vpravo T2. Na můstku dole odpory k měřicímu přístroji.

odporu museli vybourat tři čtvrti ostatních součástí. Prakticky jsou všecky součásti dostupné.

Hodnoty napětí transformátorů jsou většinou ve schematu. T1 má kromě žhavení usměrňovací el. ještě pomocné žhavení pro napájení jiných přístrojů. Usměrňovací vinuti je z drátu 0,16 mm, který zde stačí pro 100 mA (žatižený krátkodobě). Primář má vývody pro 120 a 220 V. — T2 má primár pro 120 V a na sekundáru do odbočky 6,3 V drát 1 mm (do 3 A), do 13 V drát 0,7 mm (1,5 A); do 30 V drát 0,4 mm (0,4 A), do 120 V drát 0,25 mm (0,15 A), vesměs při chodu ne delší než 60 min. Hodnoty o 20 % menší, které jsou nejčastější, snese transformátor trvale. — T3 má prim. indukčnost asi 5 henry při 60 mA, jádro 4 cm<sup>2</sup>, s okénkem asi 5 cm<sup>2</sup>, primář 3000 záv. drátu 0,16 mm, sekundář 750 záv. drátu 0,16 mm. — TL1 má indukčnost 5 H při 60 mA ss. proudu, jádro o průřezu 4 cm<sup>2</sup>, okénko asi 5 cm<sup>2</sup>, 2500 záv. drátu 0,25 mm, vzduchovou mezitu celkem 0,2 mm. — TL2 má indukčnost asi 20 H při 5 mA ss, jádro o průřezu 2 cm<sup>2</sup>, okénko asi 2,5 cm<sup>2</sup>, 10000 záv. drátu 0,1 mm, vzduch mezeru 0,2 mm.

Odpor R1 je drátový a tak veliký, aby chom při 12 mA mohli nastavit napěti asi o 45 V (rozdíl jednotlivých stupňů při přepínání T1). Z toho vychází odpor 4 kΩ. Protože jím nebo jeho částí v nepříznivém případě protéká až 100 mA, měl by být vyměřen na 40 W. Pracuje však jen občas na 100 mA a i to jen krátce, stačí tedy asi 4 až 10wattový vzor; i ten ovšem bude mnohý pracově vinout sám. P1, P2 jsou odpory drátové pro 2 W, což po sejmuti plechových krytů zpravidla snesou i větší hmotové, které konečně můžeme radit po dvou i paralelně a do tandemu. P3 je drátový, který se nám podařilo koupit, upravený podle předchozí zmínky. R2 je převinutý ze žhavicího reostatu na 500 Ω. R3 je obyčejný uhlový.

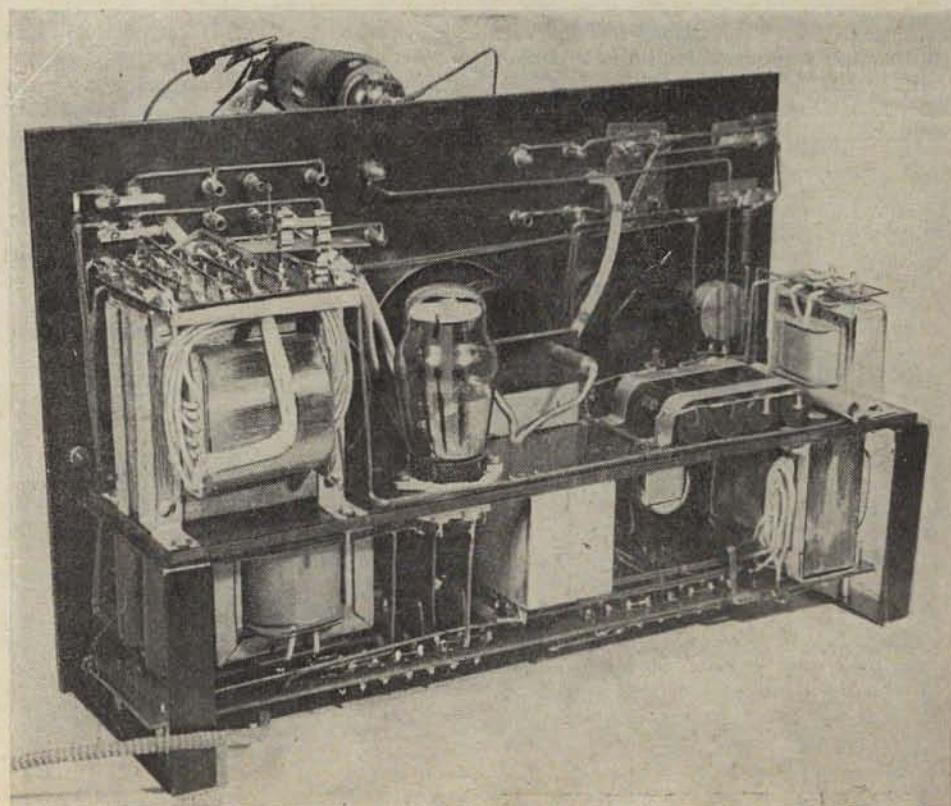


Částečně sestavený přístroj, pohled na můstek s odpory a usměrňovačem (dole uprostřed) pro měřicí přístroj.

O měřicím přístroji byla již zmínka. Hodnoty bočníků a odporu závisí ovšem na jeho základním rozsahu. Je také možné volit jiný základní rozsah (1 mA) a pozmenit i ostatní rozsahy podle toho. Hledáme však zůstat blízko uvedených, které jsou nejvhodnější. Zdá se snad nákladný, že přístroj má dvě úplně samostatné řady odporu pro ss. rozsahy. Je to však nezbytné, chceme-li rychle po sobě měřit, a není to příliš drahé, vyrábíme-li je z hmotových rádiových odporek. Nemusíme se bát nepřesnosti: složíme-li každý odpor ze dvou, dosáhneme snadno odchylky menší než 1 %. Na př. pro 5 V potřebujeme odpor 4900  $\Omega$ . Najdeme z několika 5000 odpor, který má na příklad plných 5 % dolů, tedy 4750  $\Omega$ . K němu do serie potřebujeme 150  $\Omega$ , ale i ten máme s pětiprocentní tolerancí. To je však z 4900 jen zhruba  $0,03 \times 0,05 = 0,0015$ , tedy méně než čtvrt procenta. Kdyby byl odpor větší, dám opravný odpor paralelně a je-li odchylka prvního  $+ n\%$ , bude hodnota paralelního  $100 R/n$ . Na př. máme 5100  $\Omega$ , t. j. o  $n = 4\%$  více; připojíme paralelně  $500\,000/4 = 125\,000$  a výsledný odpor bude  $5,1 \times 125/(5,1 + 125) = 4,9 \text{ k}\Omega$ . Ostatní výpočty zájemci jistě svedou sami podle návodů, otištěných v RA č. 5-6/1944 na str. 29 a dalších.

Náčrtk i snímky ukazují stavbu dostatečně podrobně. Na čelní desce z pertinaxu jsou všecky řídící orgány a deska sama je rádně popsána podle výkresu ryčím strojkem, popisovaným v tomto čísle, takže přístroj nepotřebuje téměř návod k obsluze. Většinu součástek nese čelní deska; transformátory a tlumivky jsou na t. zv. subpanelu, který je spojen s čelní deskou dvěma postranními rámy z pásového železa. Těžké transformátory jsou těsně u těchto rámů, aby pertinaxový subpanel příliš nezatěžovaly. Umístění ostatních věcí lze najít z fotografii a výkresu, po případě rozehodnut z požadavku, aby spoje nevyšly příliš dlouhé a přístroj nebyl zbytečně zatašan pro případ oprav.

Za zmínku stojí p2 — p7. Každý pochopí, že by mohly být nejsnáze nahrazeny řadou zdířek a banánkem s přívodem z ohebného isol. vodiče. Nákladnější úprava byla by klikový přepinač upravený tak, aby sousední dotyky nebyly spojovány nakrátko při otáčení pohyblivého dotyku, což je podmínka nezbytná i pro p1, kde takového přepinače také používáme. Sami jsme však pro p2 až p7 použili řady zdířek, nad nimiž je pružný dotyk ze dvou tyčinek prům. 3 mm, tažených k sobě pružinkami. K přepínání používáme kolíčků, podobných delším banánkům z tyčky prům. 4 mm, s ostrým hrotom. Ta projde příslušnou zdírkou a vnikne mezi tyčinky, které se zdírkou spojí. Tim odpadnou ohebné přívody, ale přibude trochu mechanické práce, kterou snad naši přátelé lehce dokáží.

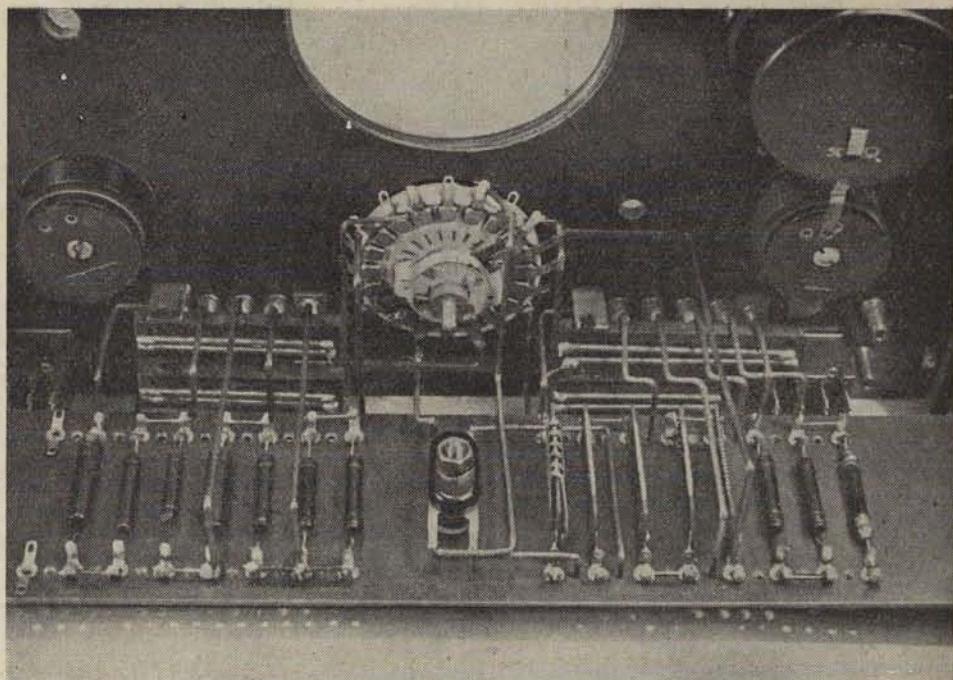Máme tu i dvě tlačítka Tl 1 a Tl 2, z nichž první při stisknutí dotyk přeruší a druhé jej uzavře. Úpravu ukazuje výkres; stříbrné dotyky jsme „vyloupili“ ze starého vlnového přepinače stykačového. Podobně, ze dvou zdířek 4 a 3 mm a z pružného péra se stříbrnými dotyky upravíme zařízení, které při zasunutí zástrčky ampérmetru (kolíčky 15 mm od sebe proti 20 mm u zá-



strček voltmetrových) přeruší obvod kontrolovaný, takže proud musí jít ampérmetrem. Zástrčky pro napětí i proud jsme si vyrobili sami z kousků silného pertinaxu a z kolíků 4 až 3 mm. Podrobnosti zástrček nechť čtenář laskavě vysleduje z výkresu.

Spojování musí být vzhledně, pravoúhlé, z dobré izolovaného drátu, který můžeme sdružovat ve svazky. Spojovat musíme pozorně, protože leckteré spoje jsou tiže dostupné u přístroje sestaveného, a spoje musí držet, abychom nemuseli přístroj často opravovat. Jinak přístroj nemá potíž při stavbě a po dokončení stačí důkladně vyzkoušet zapojení, než začneme zkoušet.

Zkoušení záleží v kontrole napětí, jeho řiditelnosti u žhavicího a anodového. Rozsahy měř. přístroje jsme vyzkoušeli už při nastavování předřadních a bočních odporek; na dokončeném zkoušecí je pro jistotu zkontrolujeme ještě jednou srovnáním s cejchovaným přístrojem. Pro vlastní zkoušení elektronek si nachystejme dvě mosazné nožky, nasunutelné na kolíky 6 mm na čelní stěně přístroje, s příčními rameny pro přišroubování objímky. Ty si upravíme pro nejčastěji zkoušené elektronky tak, aby spolu s přitažením na raménka stojánků bylo připojeno i žhavení, které bývá standardně na týchž vývodech každého druhu objímky. Od nich tedy zavedeme izolované spoje a spáj. plíšky k otvorům pro upevnění objímky na stojánky. Ostatní elektrody připojíme ohebnými kablíky s banánky na straně přístroje pro zasunutí do příslušných zdířek, na druhé straně buď s jemnými izolovanými krokodilkami, nebo jen s konci pro připájení na vývody objímky.

#### Zkoušení elektronek.

Nastavíme žádané žhavicí napětí, kolíčky přepinače p6 jsou zatím vytáženy, takže anodové napětí nemáme. Elektronku vyžhavíme a nastavíme znovu regulátorem R2 přesné žhavicí napětí. Pak připojíme anodu na vývod B1 (u malých bateriových do 10 mA anod. proudu na B2), řídici mřížku na C a ostatní kladné elektrody, jsou-li jaké, na B2 nebo B3, elektrody nu-

lové (brzdicí mřížka, kathoda) na vývod označený symbolem země, který je spinacem V2 spojen s jedním polem žhavení. Regulátory P3 a P4 nastavíme za kontroly voltmetrem v poloze E<sub>1</sub> = předepsané záporné mřížkové napětí. Spinač VI je spojen. Regulátor R1 dáme na největší odpor a zasuneme kolíky P6 na nejmenší napětí.

Nato kontrolujeme napětí postupně na všech kladných elektrodách voltmetrem v poloze E<sub>2</sub> = za poklepávání na baňku elektronky. Kdyby napětí některé kladné elektrody nebo i říd. mřížky klesalo na nulu, nebo trvale na nule bylo, značí to, že elektronka má zkrat mezi elektrodami + a — a další zkoušení odpadá, leda by se dal zkrat vhodným úderem na baňku odstranit. Je to podobné léčbě „šokem“, při němž „pacientu“ hrozí nebezpečí zhorení stavu nebo rozbití, ale vycvičený a zkušený pracovník může takto leckterou elektronku zachránit.

Je-li elektronka po této stránce v pořádku, přepojíme kolíky anodového usměrňovače na příslušné napětí a nastavíme správné provozní hodnoty podle údajů katalogu, jak je výrobce pro zkoušenou elektronku uvádí. Nastavíme si vhodný (z počátku raději největší) rozsah ampérmetru a změříme anodový proud. Porovnáním s údajem katalogu zjistíme, zda je elektronka nová (plný anod. proud s odchylkou do 10 %), ještě použitelná (od poloviny výše), slabá (od 30 % výše) nebo vadná. Podobně můžeme změřit proud stínící mřížky, resp. ostatních kladných elektrod.

Pak přepneme ampérmetr do anodového obvodu a stisknutím tlačítka Tl 2 zjistíme, o kolik anodový proud klesne (regulátor R3 jsme nastavili tak, aby při stisknutí Tl 2 stouplo záp. napětí mřížky přesně o 0,5 V). Dvojnásobek tohoto poklesu udává statickou strmost elektronky. Abychom ji měřili přesně, hledáme mít takový rozsah ampérmetru, aby jeho výchylka pro norm. anod. proud byla co největší.

#### Zkouška vakua.

Stisknutím Tl 1 zařadíme do mřížkového obvodu odpor 1 M $\Omega$ . Stoupne-li při tom

anodový proud o více než 10 %, je vakuum elektronky vadné (iontový mřížkový proud).

#### Zkouška isolace kathody.

Do zdírek TEL zapojíme sluchátka nebo vstup zesilovače s reproduktorem. Spinač VI otevřeme, poklepáme na baňku a pozorujeme šramoty v elektronce. Smí být jen slabé, nikoliv samovolné a hlučné. Poklepnem a poslechem zjistíme také mikrofonii elektronek.

#### Zjištění průniku stín. mřížky vůči anodě.

Zvětšíme reg. P1 nebo P2 (podle toho, kam je st. m. zapojena) napětí o 10 V a pozorujeme, oč stoupne anodový proud. Pak zmenšíme napětí na anodě o tolik, až dosáhneme téhož anod. proudu jako původně. Poměr  $\Delta E_a / 10$  udává žádanou hodnotu.

#### Zjištění charakteristik elektronky.

Při charakteristice statické měníme napětí říd. mřížky po 1 V nebo po jiných vhodných stupních, měříme příslušný anodový proud a kontrolujeme stálost napětí žhavicího a st. mřížky. Hodnoty příseme do tabulky a zpracujeme v diagram. Podobně změnami anod. napětí a měřením příslušných anod. proudu získáme podklady pro charakteristiku anodovou. že z jedné lze odvodit druhou, to je zkušenější čtenářům známo. Charakteristika je nejpoučnejší dokladem vlastnosti a stavu elektronky, i když ji pro zjištění stavu elektronky nepotřebujeme.

Z popisu, který vyčerpává úplněji podstatu než vnější stránky tohoto přístroje, vyrozumí poučený zájemce dosti, aby mohl posoudit, zda se pro něj přístroj hodí a v jaké úpravě. Sami jsme s ním vyzkoušeli řadu elektronek, s překvapením jsme shledali značné rozdíly i u zcela nových, objevili leckterou skrytu příčinu zvláště chyby přijímače a doplnili svůj přístrojový soubor o užitečný člen, o němž věříme, že poslouží i mnohým jiným.

Ing. M. Pacák.

#### Usměrňovací elektronky, plněné plynetem


Na rozdíl od vakuových mají usměrňovací elektronky rtuťové nebo argonové velmi malý vnitřní odpor (prakticky stálý úbytek na spádu, nezávislý na odebíraném usměrněném proudu). Hodi se proto pro napájení zařízení, jejichž odběr značně kolísá (zesilovače třídy B, vysílače), kde s tlumivkovým vstupem filtrem dávají napětí málo závislé na zatížení. Pro filtry s kondensátorem na vstupu musí vždy dostat ochranný odpor a pak ovšem ztrácíme přednost malého vnitřního odporu. — Počímně malý vnitřní odpor proti přímo žhaveným mají i usměrňovací elektronky žhavené nepřímo. Naopak, použití tlumivkového vstupu filtru s usměr. elektronkou přímo žhavenou má jen tu výhodu, že odstraníme v oblasti vyhovujícího poměru odběru a tlumivky t. zv. kondensátorový zjev, t. j. stoupení usm. napětí až na 1,4 násobek efekt. hodnoty při nepatrém odběru usm. proudu. Aby kondensátorový zjev nenastal, musí být indukčnost vstupní tlumivky přibližně rovna odporu spotřebiče v kilohmech (viz též Radiotechnik, č. 5—6/1944).

## Jak určíme vlastnosti neznámých elektronek

Dt. V 621.396.694.

Nynější doba nás občas postaví před nezvyklý úkol rozhodnout, jakého druhu je elektronka, která se nám dostala do rukou a zjistit aspoň přibližně její vlastnosti, i když její data neznáme anižo její typové označení je setřeno. Dodatkový svazek radioamatérské příručky britské společnosti radioamatérů (Radio Society of Great Britain, RSGB) obsahuje návod, který, doplněný několika podrobnostmi, postupujeme svým čtenářům.

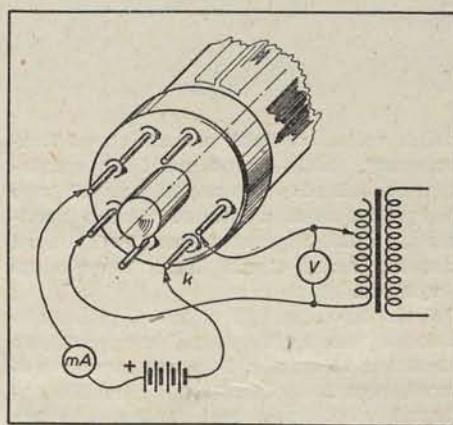Ohmmetrem nebo citlivou žárovkovou zkoušečkou snadno najdeme vývody na patce pro žhavicí vlátko, u elektronek s kovovou baňkou, pláštěm nebo s metalizací najdeme i příslušný vývod. Pozor na



Tímto způsobem vyhledáme kathodu. Jako pomocná baterie stačí leckdy normální do kapesní svítily s napětím 4,5 V.


to, že ojedinělé typy elektronek mají více nožek spojených paralelně. Vlákno je pak tam, kde ohmmetr nebo zkoušečka ukazují přece jen jakýsi malý, ale nikoliv praktický nulový odpor. Je-li jeden vývod i na baňce, patří u malých elektronek zpravidla řídici mřížce, u větších (vysílačích) zpravidla anodě; jsou-li tu dva, přísluší jeden anodě a druhý stínici mřížce. Dalším úkolem je zjistit žhavicí napětí. U skleněných elektronek, nepříliš silně zakrytých kovovým zrcadlícím nebo grafitovým povlakem, přivedeme na vlákno malé napětí z transformátoru a za kontroly voltmetrem je zvětšujeme, až vlákno (u přímo žhavěných elektronek) nebo jeho konec, které vystupuje z kathody, jsou jasně červené, po případě kathoda temně červená. Protože žhavicí napětí jsou normována, rozhodneme tak snadno, která z běžných hodnot je asi správná. Jsou to, jak víme, hlavně tyto hodnoty: 1,2; 1,9; 2,0; 2,4; 4,0; 5,0; 6,3; 12,6; 20; 30; 60; 120 V. U elektronek s neprůhlednou baňkou je práce horší. Tam zažhavení nějakým menším napětím a následně postupujeme tak, jako u skleněných: vyhledáme kathodu. Baterii nebo jiný ss. zdroj s napětím asi 20—50 V zapojíme přes millampérmetr rozsahu 5—20 mA kladným polem na některý ze zbyvajících vývodů patky vyžhavené elektronky, anebo nejlépe na vývod na vrcholu baňky ať už je to mřížka nebo anoda. Záporným polem řetezce baterie-millampérmetr dotýkáme se

postupně zbyvajících vývodů patky, až millampérmetr ukáže výchylku. Dotyk, jehož se přitom dotýkáme záporným polem baterie, je kathoda. Nenajdeme-li jej, zvolme jiný vývod patky pro připojení kladného pole baterie; ten, který jsme právě opustili, mohl být buď sám kathodou, nebo je volný, s ničím nespojený vývod. U kovových elektronek je také možné, že elektronka není vyžhavena dostatečně, zkuste proto postoupit k následující hodnotě žhavicího napětí. Pamatujme i na možnost, že by elektronka neměla emisi nebo byla nedostatečně zažhavena (neprůhledná baňka).

Když jsme takto nalezli žhavení a určili kathodu (bývá na patce zpravidla blízko [vedle] vývodů žhavicích nebo spojena se stínicím pláštěm), je dalším úkolem rozhodnout pořadí ostatních elektrod. Mezi kathodu a libovolný z dosud neznámých vývodů na baňce zapojíme baterii a millampérmetr v serii zase tak, aby záporný pól byl na kathodě. Nato připojíme ke kathodě kladný pól jiné baterie a jejím záporným polem se postupně dotýkáme zbyvajících neznámých vývodů. A teď pozor: při některých se po dotyku zřetelně zmenší proud, který udává millampérmetr. To jsou elektrody, ležící mezi kathodou a onou elektrodou, na niž jde + pól baterie s millampérmetrem. U jiných se nezmění: ty buď leží vně oné kladné elektronky, nebo patří jinému systému v téže baňce, nebo nejsou zapojeny. Tímto způsobem zjistíme:

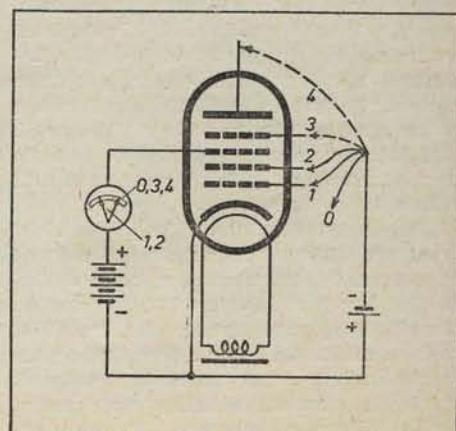- a) které elektrody patří k témuž systému
- b) v jakém pořadí následují od kathody, můžeme tedy nakreslit zapojení oné části elektronky a z něho už víme, že poslední elektroda je vždy anoda, je-li tu jediná další elektroda, je to řídici mřížka triody, jsou-li tu dvě, je to buď vzácná tetroda, při čemž blíže ke kathodě je mřížka řídící a druhá je stínici, nebo elektronka dvoumřížková, dnes ještě vzácnější, kde první od kathody je mřížka prostorová a druhá je řídící, nebo konečně pentoda v. nebo konkává, ježíž brzdí (od kathody třetí) mřížka je spojena s kathodou. Jsou-li mezi kathodou a anodou tři vývody elektrod, jde buď o pentodu s vyvedenou brzdicí mřížkou, nebo o hexodu, při čemž blíže


Další úkol, rozhodnout pořadí elektrod, podaří se splnit tímto zapojením. Baterii vlevo můžeme nahradit i střídavým napětím z transformátoru (asi 20 až 50 V).



k vývodu anody bývá obyčejně společně vyvedená 2. a 4. mřížka, kdežto třetí, směšovací, je od ní dále a první, řidící, rovněž. Najdeme-li mezi kathodou a anodou čtyři další elektronky, jde buď o heptodu nebo oktodu, při čemž nejblíže ke kathodě jsou mřížka a anoda oscilátorové části, další je 3. a 5. mřížka se společným vývodem, čtvrtá mřížka je řidící (vstupní), kdežto šestá (u oktody) bývá uvnitř spojena s kathodou.

Jsou-li takto všecky vývody patky vyčerpány, jsme s úkolem hotovi a uhádneme, že nepřímo žhavená elektronka tvaru blízkého přijímacím je pro napětí 200-250 V na anodě, přímo žhavená malá přijímací (bateriová) pro 90-150 V. Zbývají-li nějaké vývody na patce, zkusíme zase, zda dávají po připojení + pól baterie vůči kathodě emisi. Je-li tomu tak, patří dalšímu systému, jinak jsou pravděpodobně volné. Má-li jedna vliv na proud druhé, jde zase o složitější elektronku (triodu atd.), ne-li, mohou to být na př. dvě diody. Trocha důvtipu a zkušenosti pomůže doložit zbytek informací.

Jak odhadneme bez měřicích přístrojů ostatní důležité vlastnosti elektronky? Malé baňky a bateriové (přímo žhavené) elektronky poukazují na anodovou ztrátu řádu 1-2 wattů a strmost mezi 1-3 mA/V. Větší baňky u pentod nebo triod znamenají anodovou ztrátu zhruba třikrát wattů, kolik činí plocha průměru anody v cm<sup>2</sup>, t. j.  $D \cdot L$  cm<sup>2</sup>, kde  $D$  je průměr a  $L$  je délka anody v cm, což u skleněných, pro větší výkony zpravidla používaných baňek snadno zjistíme. U usměrňovacích elektronek je zase docela zhruba maximální usměrněný proud při napětí do 350 V roven úhrnnému povrchu anod (anody, jde-li o jednocestnou) v cm<sup>2</sup>, násobenému pěti. Porovnání se známými typy zde zase pomůže.

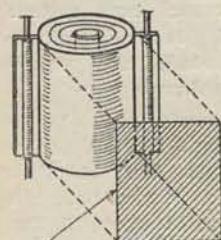


$F \text{ cm}^2 = N_a w$

Přesnější údaje lze získat buď měřením na laboratorním zkoušecím přístroji elektronek, anebo po improvizovaní provozních podmínek s pomocí eliminátoru. Změníme-li mřížkové předpětí o půl voltu, udá příslušná změna anodového proudu právě polovinu strmosti. Víc už k použití elektronky obyčejně nepotřebujeme. Pamatujme jen, že mnohé z těchto elektronek jsou již opotřevené nebo poškozené a proto při zkoušení i používání buďme opatrni tam, kde by jejich vada mohla ohrozit bezpečnost ostatního zařízení.

Ing. M. Pacák.
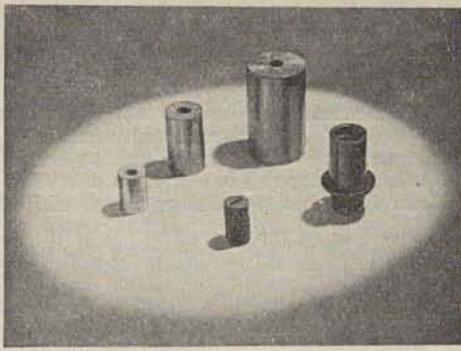
### Vnitřní odpor a strmost elektronky 4683

Z charakteristik této triody pro větší zesilovače jsme našli vnitřní odpor asi 800 ohmů a strmost 4 mA/V. Jde tedy o typ podobný AD1, až na schopnost snášet větší napětí a tedy dodávat větší výkon.



### Přepočítávání vinutí na žel. jádra odlišných rozměrů

Dt. V 621.396.662.212.

Ani v trvajícím omezení nechtejí se radiotechnikové zříci přednosti železových jader. Nesnáz je v tom, že málokdo má dostatek běžných výrobků našich továren, za to jsou dosti rozšířena jádra z rozebraných vojenských přístrojů, která mají odlišné rozměry i vlastnosti. Tak je konstruktér postaven před úlohou přizpůsobit počet závitů jádra odlišnému. Pro zkušeného není obtíž vypočít ze schématu stavěného přístroje, jak velké indukčnosti je potřeba, pak ovinnout jádro, které má, vhodným počtem závitů, změřit indukčnost takto získané cívky, a z toho vypočít výraz.

$$k = L/n^2 \quad (1)$$

Z výrazu  $k$  projinou žádanou indukčnost  $L'$  vypočítá pak potřebný počet závitů, neboť  $k$  je u zvoleného jádra velmi přibližně neproměnné i pro dosti široké meze indukčnosti:


$$n^2 = L'/k. \quad (2)$$

Na neštěstí není ani tento postup pro každého: vždyť měření indukčnosti není snadné bez vhodného přístroje. A tak ten, komu stačí údaj přibližný, použije raději následujícího způsobu přibližného, i když při konečném sladování bude možná musit několik závitů odvinovat.

Při odvození vycházíme ze skutečnosti, že indukčnost je přímo úměrná dvojmoci počtu závitů a průměru cívky a za předpokladu stejně efektivní permeability různých železových jader a cívky geometricky podobné anebo zhruba stejné (to zde zpravidla platí, vždyť odchyly rozměrů nejsou veliké) platí pro dvě cívky o téže indukčnosti.

$$L \sim n_1^2 \cdot D_1^2 = n_2^2 \cdot D_2^2 \quad (3)$$

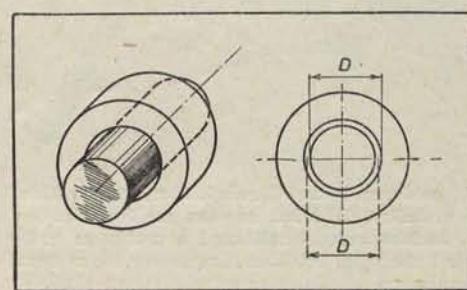Zjištění hodnoty  $D$  pro výpočet. — Podobného postupu lze použít s dobrou přibližností i pro jádra částečně nebo úplně uzavřená.



Za průměr  $D$  bereme střední hodnotu z průměru jádra a vnitřního průměru cívky, to má význam u cívek, kde železové jádro má značně menší průměr než kostra, na niž vineme. Předepsaná cívka má na př. počet závitů  $n_1$  a průměr  $D_1$  a chceme použít kostry a jádra s průměrem  $D_2$ , pak z uvedeného vzorce snadno vypočteme

$$n_2 = n_1 \cdot D_1/D_2.$$

Výsledek je ovšem z mnoha důvodů jen přibližný, k vyrovnaní odchylek zpravidla však postačí rozsah doladění jádrem.

*Příklad.* Pro ladící cívku středních vln na jádře Palaba 6362+6364 (šroubek M7×12 s kostrou průměru 10 mm) je předepsáno  $n_1$  rovná se 120 závitům. Kolik závitů bude potřeba pro jádro průměru 10 s kostrou o průměru 12 mm?

Vypočteme  $D_1 = (7 + 10)/2 = 8.5$ ;  $D_2 = (10 + 12)/2 = 11$ ;  $D_1/D_2 = 8.5/11 \doteq 0.77$ ;  $n_2 = 120 \cdot 0.77 \doteq 92$  záv. Týmž činitelem 0,77 násobíme i počty ostatních závitů, na př. máme-li antenní vinutí původně 20 záv., bude mít nové 20 · 0,77 = 15 závitů atd.

Jsme-li nutni při doladění přece jen několik závitů odvinout, nemusíme u všech kabliku pracně v hotovém přístroji čistit konec po odstranění přebytku; pokud není přebytek příliš dlouhý, stačí jej někdy jen smažit k sobě, aby netvořil závity, a zakápnout asfaltovou hmotou. Protože ubírat závity je snazší než nastavovat, vždy raději k vypočtené hodnotě něco přidáme, alespoň u vinutí hlavních.

P.

### Kdy se koncová elektronka více zahřívá

Při plné hlasitosti nebo když vůbec nehráje? Na pohled v případě první, ve skutečnosti v druhém. Jak víme, má koncová elektronka dánou t. zv. anodovou ztrátu, rovnou součinu anodového proudu a napětí. U běžných EL3 a pod. to bývá 9 W. Jestliže však na mřížku vedeme signál, dává elektronka střídavý výkon. Protože se však při tom ztráta nemění (miliampérmetr v anodovém obvodu udává přibližně proud stále týž), musí být střídavý výkon hrazen z anodové ztráty, o něj tedy klesají energie, která se jinak mění v teplo a elektronka by měla být chladnější. Při zkouškách se sinusovým signálem stále stejně silným jsme to skutečně i rukou zjistili (pokus teploty asi na  $\frac{1}{2}$ ), v přijímači však bývá i plný výkon poměrně malý (1 W) a jen chvílkový (forte), takže rozdíl oteplení můžeme zjistit jen teploměrem a bývá nepatrný. — Ze je koncové elektronce lhostejně, pokud jde o životnost, zda pracuje naplně nebo naprázdno, je zřejmé, neboť životnost závisí na emisním proudu a ten u zesilovačů třídy A nezávisí na výkonu.

### Co je nanofarad

Naši čtenáři se v posledních číslech často setkávají s označením „nF“ u kondenzátorů ve schematech. Ač jsme častěji uváděli, co tato zkratka značí, dostáváme občasné dotazy, z nichž vysvítá, jak je zejména začátečníkům neobvyklá. Stačí si zapamatovat, že jeden nano farad (nF) se rovná 1000 pikofaradů (pF) nebo tisícině mikrofaradu ( $\mu\text{F}$ ). Je tedy 15 nF = 15 000 pF, 50 nF = 50 000 pF = 0,05  $\mu\text{F}$ , 100 nF = 0,1  $\mu\text{F}$  atd. Zkratky „nano“ používáme k úspore psaní nul v popise a v textu, podobně jako místo 15 000  $\Omega$  pišeme 15 k $\Omega$  (kilohmů).

# PANTOGRAFOVÝ POPISOVACÍ STROJ

Také domácí pracovníci chtějí dosáhnout pěkného vzhledu svých přístrojů. Jedna z věcí, která k tomu vydatně přispívá a jejíž praktická cena je známá, je vzhledný popis na čelní desce. Ten se nejlépe podaří rytím pomocí popisovacího stroje (gravírky). Přístroj, jehož popis a návod ke stavbě přinášíme, dokládá možnost dosáhnout v tomto ohledu i malými prostředky amatérské dílny velmi pěkných výsledků.



Sestavený přístroj s motorkem, na pracovním stole s vodítkem šablon a s deskou pro rychlé upevňování popisovaného štítku. Pod tím obraz 1, schema příslušného mechanismu.

ukazuje obrázek 2. Skládá se ze čtyř tyčí *A*, *B*, *C*, *D*, spojených otočně podle uvedeného obrázku čtyřmi klobouky. Bod *M* je pevný, v bodě *R* je tužka a v bodě *K* je koprovací hrot nad předlohou, kterou změnujeme. Vedeme-li hrot po obrysech předlohy, kreslí tužka přesně zmenšený obraz, jsou-li splněny geometrické podmínky, vyznačené na obrázku: hrot a tužka v jedné přímce, tyč *A* rovnoběžná s *B* a *C* rovnoběžná s *D*. Poměr zmenšení, *b/a*, je dán poměrem vzdálenosti *x/y* a podle věty známé z geometrie: Rovnoběžky vymezují na paprscích svazku úseky úměrné, je *b/a* = *p/q* = *u/z*. Kreslířského přístroje lze použít pro zmenšování i pro zvětšování zámkou tužky a kopirovacího hrotu.


Chceme-li rýt do štítků kovových nebo jiných jemná písmena, která — jak víme z továrních vzorů — bývají mezi 1 až 10 milimetry veliká, musíme použít přístroje, který je založen na stejně podstatě, jako kreslířský pantograf. Kdo někdy zkuskil rýt od ruky označení třeba jen do pertinaxu, ten ví, jak těžké je pro necvičeného dosáhnout pěkného, pravidelného vzhledu. Jestliže však vyrobíme jemný frézovací strojek, jehož fréza je řízena pantografiem a jehož kopirovací hrot vodíme po ryté, dosti velké předloze, pak je práce skoro stejně snadná, jako popisování výkresu podle šablon.

*Úprava.* První vzor popisovacího stroje byl docela podobný kreslířskému pantografu, jen dřevěné tyče byly silnější. Hlavní jeho vadou bylo, že rycí hrot měl ložisko, jež bylo zároveň kloboukem *R*. Ten nemohl být dostatečně sevřen, aby se rama mohla otáčet, pak se však mírně viklal a tím kazil vzhled rytých písmen. I dřevěná gravírka by pro mnohé práce dobré vyhověla, kdyby byla upravena podle náčrtků na obrázku 3, které ukazují schema běžných popisovacích strojů, a měla využitelné s kulíčkovými ložisky. Náčtek *a* je jasný, používá se ho, a má tu přednost, že dovoluje při vhodné úpravě zmenšení až nekonečné, t. j. libovolná malá písmena.

Sami jsme zvolili úpravu *b*, kde si rydlo vyměnilo místo s pevným ložiskem. Jaký důvod má tato volba? Vidíme, že změnu zmenšení lze provádět jen posouváním dvou ze tří prvků: pevného ložiska, rycího hrotu, kopirovacího hrotu. Kloubu pantografu, na jejichž těsnosti a spolehlivosti nejvíce záleží, jsou neproměnné. U svého stroje jsme využili všech prvků k nastavení zmenšení, a to tak, že plynule měnime zmenšení posouváním ložiska a rycího hrotu, kdežto v poměru 1:2 ještě změnou délky ramena s hrotom


**N**ávštěvníci viděli už před řadou měsíců v dílně redakce tohoto listu jednoduchý přístroj, zprvu dřevěný a později kovový, jehož účel nebyl naráz patrný. Až když jsme ukázali příhrádky s šablonami písmen velké i malé a části řecké abecedy a hlavních matematických symbolů, šablony na rytí stupnic, kruhů a naše znaku, avšak hlavně když jsme se pochlubili s hotovými štítky a celými přístroji, jež naši čtenáři znají alespoň z otiskovaných snímků, ukázalo se, že jde o pantografový popisovací strojek. Bylo odedávna naši ctižádostí dokázat, že leccos z tovární výbavy může získat i amatér, který je s to využít nedostatky svých strojů, dané omezením domácí práce, větší dovednosti a péči. Tak vznikly naše křížové i transformátorové navječky a řada jiných strojků, u nichž hlavním materiélem bylo dřevo a které přesto velmi dobře pracují.

Jsou tomu asi tři roky, co jsme se začali zajímat o tovární gravírky. Z té doby máme řadu náčrtků a snímků s prospekty výrobců těchto strojků. Odtud pomalu krystaloval návrh gravírky amatérské, jejíž nejstarší typ vidíte na dolním snímku. Ten by svou jednoduchostí a prostou úpravou nepochyběně rozesmál každého rytce z povolání. A přece i tento robinsonský přístroj od počátku dobře pracoval. Dokládají to štítky na přístroji, popsaném v loňském čísle 1-2 ve článku „Generátor pro vf. měření“, které jsou vesměs zdařilé. Na tomto vzorku, který pro nás vyrabil dr. R. Nikodem, jsme množstvím pokusů vyhledali všechny slabiny konstrukce a materiálu a navrhli výzor nový, celý z kovu, který předkládáme. Mnohemu čtenáři

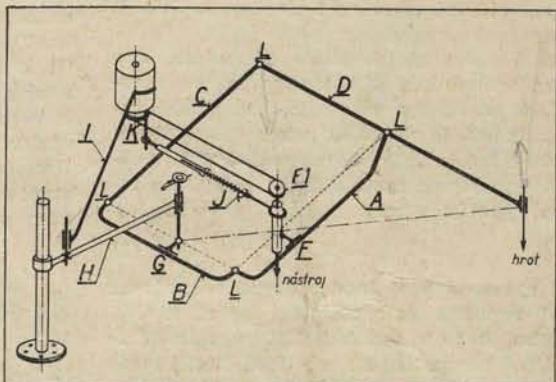


snad bude tento přístroj připadat pro amatéra přepychem. Živý zájem, který projevovali z našich hostů zejména obchodníci a vedoucí živnostenských podniků, stejně jako zdatní domácí pracovníci, nás však povzbudil, abychom jej přece popsal, a věříme, že ti, kdo jej zatím stavět nebudou, rádi se alespoň z četby seznámí s prací tohoto druhu.

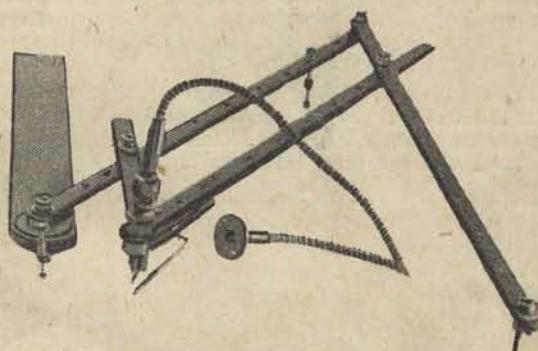*Podstata.* Kreslíři mezi námi znají jednoduchý přístroj, zvaný pantograf. Používají ho k snadnému zmenšování nebo zvětšování kreseb. Je velmi prostý, vyroben z tenkých dřevěných pásků, a lekce jevidíme za výlohou obchodníků s kreslicími potřebami. Jego podstata



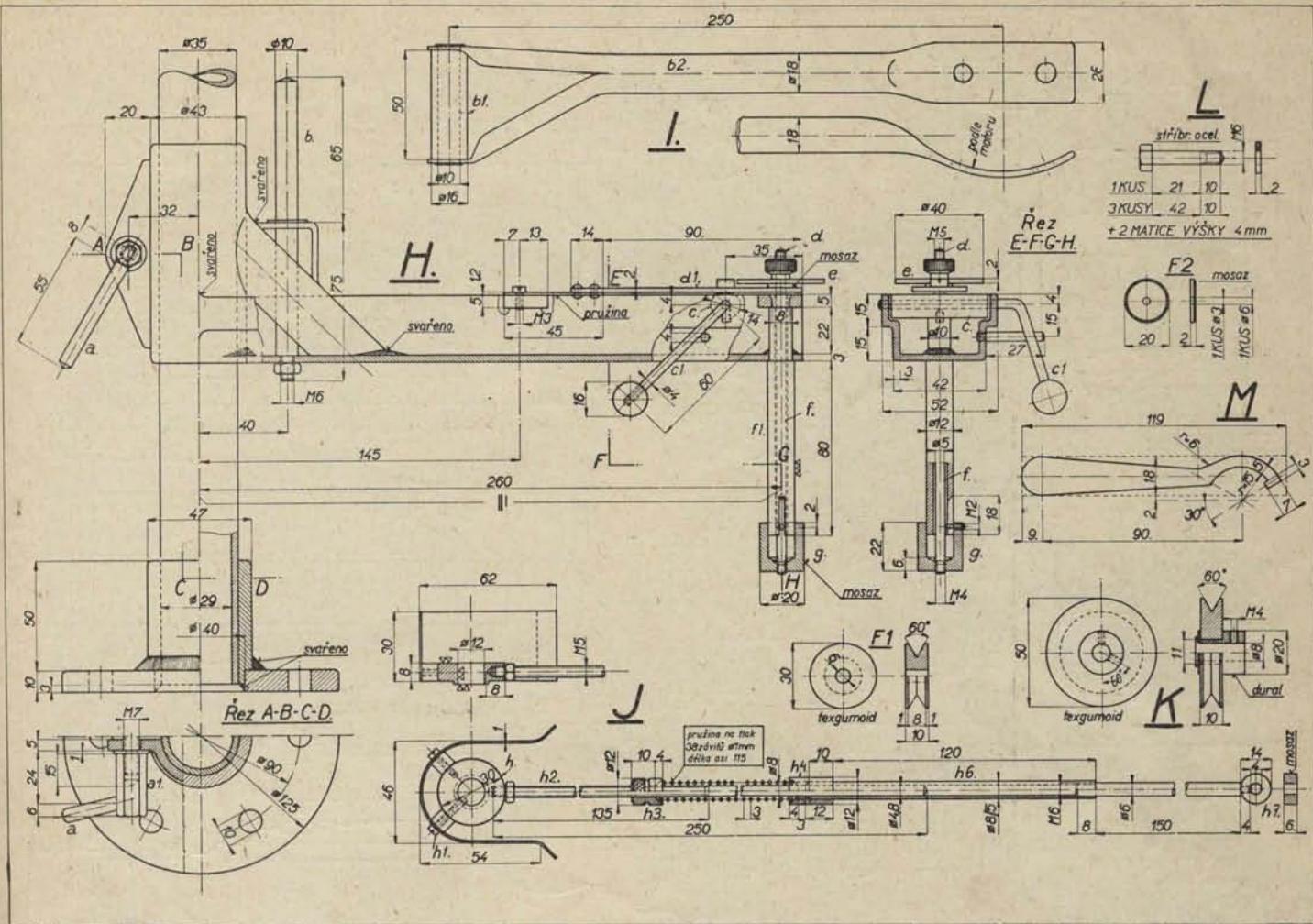První vzorek, popisovací stroj dřevěný, který přesto dával velmi dobré výsledky. Dřevěná ramena mají průřez jen 10 × 20 mm, ložisko nebylo kuličkové a rychle se vydralo. Náhon byl obehnán hřídelem, improvizovaným prostou šroubovicovou pružinou ze struny 1 mm silné.



kopírovacím. Zmenšení je dáné poměrem  $x/y = u/z$ . Použijeme-li kratšího rameňe kopírovacího hrotu, platí pro zmenšení stejná stupnice na tyči rydla, avšak jiná na tyči ložiska, jak vyplývá z uvedených vzorců.

*Podmínky správnosti kopírování.* Aby přístroj správně zmenšoval a „neskresoval“, musí být jednak při stavbě, jednak při použití splněny tyto základní podmínky:

1. Osy ložiska  $M$ , rydla  $R$  a hrotu  $K$  musí ležet přesně na spojnici sousedních klobouků. Proto, jak uvidíme při popisu, jsou příslušné strany obdélníka vynuteny.

2. Vyjmenované osy musí být vzájemně rovnoběžné.

3. Musí ležet v jedné rovině.


4. Roviny předlohy i popisované desky musí být rovnoběžné (přibližně, protože malé závady odstraní omezovač hloubky u rydla).

Podmínky 1. a 2. splníme při konstrukci přístroje, 3. a 4. při nastavování, resp. při používání přístroje. Uvádíme je s důrazem k užitku těch, kdo by chtěli úpravu pozměnit.

**N a h o ř e:** Obraz 4, stojan, rameno a drobné součásti gravírky. Tento výkres spolu s obrazy 1, 5, a 6 v měřítku 1:1, resp. 2:5 lze koupiti v red. t. l. Cena je Kčs 45,— plus Kčs 3,— na pošt. výlohy.

**V p r a v o:** Obraz 2, podstata kreslířského pantografu a současně prvního vzoru.


**S t a v b a.** Schema na obrazu 1 vysvětluje úpravu mechanismu. Na pevném stojanu, který je přišroubován k pracovnímu stolu, je v nastavitelné výši sevřeno pevné rameno  $H$ . To nese na konci svíslý čep, volně, ale bez vůle otočný v ložisku  $G$ , které je přišroubováno k rameni pantografu  $B$  a dá se po uvolnění šroubů posouvat pro nastavení zmenšení. Aby bylo možné pantograf spouštět do řezu, je čep upraven ke zvedání a dále k jemnému nastavení hloubky, do niž při spuštění klesne. Pantograf sám tvoří čtyři ramena  $A$ ,  $B$ ,  $C$ ,  $D$ , z nichž  $A$  a  $B$  jsou dvojitá a vynutá, aby mohla být splněna podmínka 1. Na rameni  $A$  je připevněno vřeteno frézky (rydla) a dá se rovněž po uvolnění upevňovacích šroubů posouvat pro nastavení zmenšení. Na konci ramena  $D$  je ko-

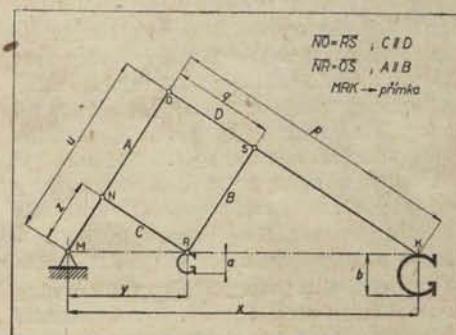


pírovací hrot. Rameno  $D$  je možné prodloužit připevněním nástavku  $E$  a získat další stupeň zmenšení. Přístrojem v této úpravě lze zmenšovat 2,5krát až asi 15krát a získat z šablon vysokých 25 mm písmo 10 až 1,6 mm vysoké.

Fréza, o niž bude ještě řeč, je hnána motorem s řemínkovým převodem, který je výkyvně upevněn na raménku  $b_2$  a opatřen napínákem. K pohonu stačí jednofázový kolektorový motorek 0,05 až 0,1 HP, jehož počet otáček můžeme snadno nastavit reostatem nebo odbočkovým transformátorem. Počet otáček bývá podle materiálu 5 až 20 tisíc za minutu, proto je převod z motorku na vřeteno asi 1:2, neboť kol. motorky mívají naprázdno asi 10.000 T/min.

*Popis a stavba.* S ohledem na místo, které v tomto článku zabraly z veliké části výkresy, popisujeme výrobu tak stručně, jak to připouští ohled na technicky

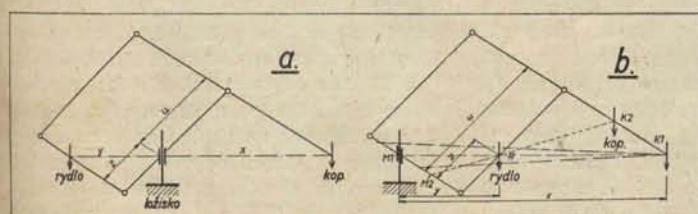

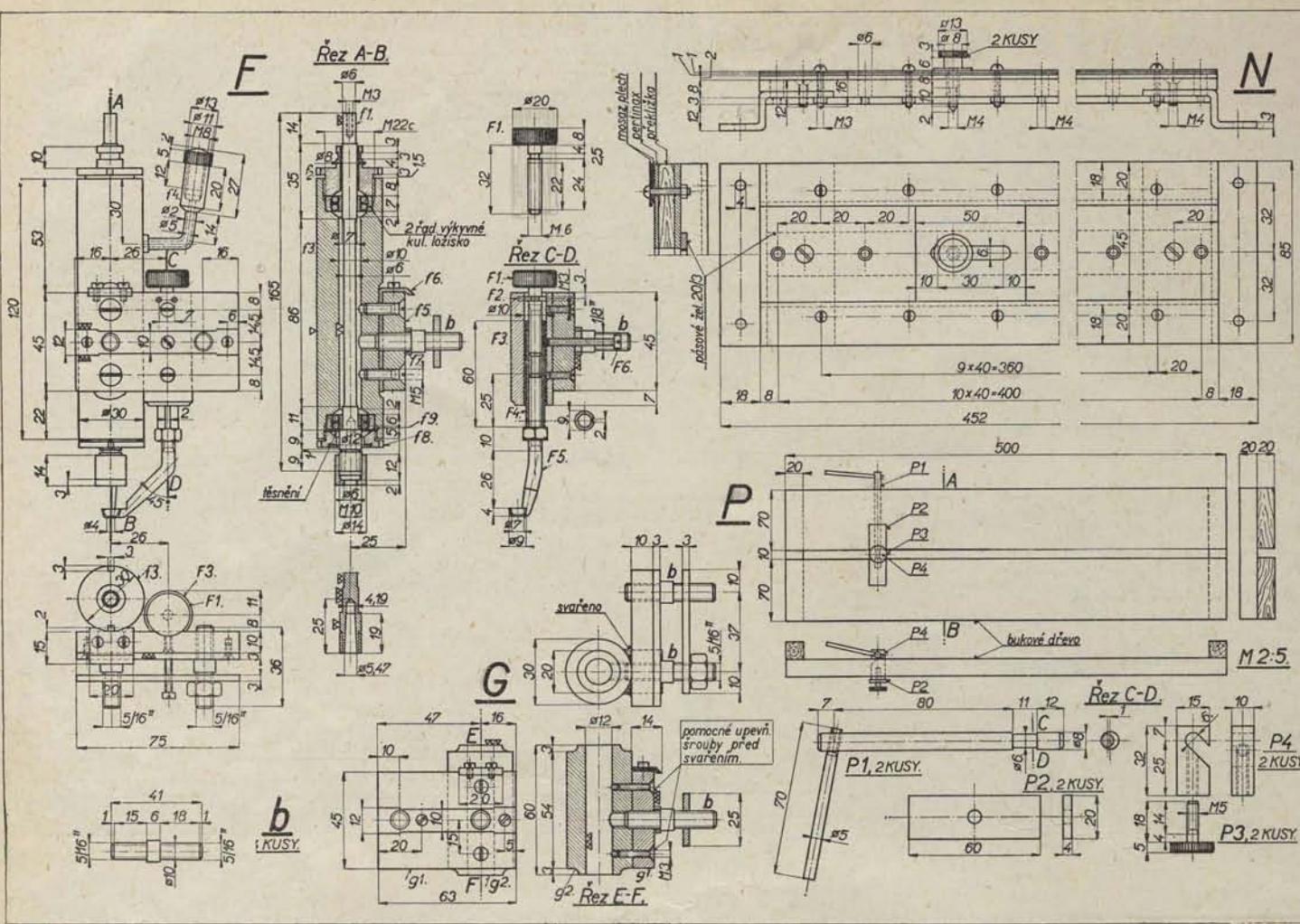**Obraz 3.** Dvě části úpravy mechanismu pantografového stroje. Nás vzhledem k tomuto článku zabraly z veliké části výkresy, popisujeme výrobu tak stručně, jak to připouští ohled na technicky




vyspělé čtenáře. Vždyť jistě jen ti se pustí do stavby. — Stojan přístroje je hladce osoustružená trubka délky asi 600 mm, naražená do objímky ze silné trubky a příruby s otvory jako základní desky. Na trubce je sevřena objímka s přivařeným ramenem *H*. Objímka je z trubky o málo větší než stojan, aby naň šla těsně navléknout. Otvor podle potřeby vysoustružme nebo vyložíme měděným plechem vhodné tloušťky. Na trubku pro objímku jsou přivařeny silné pásky rovnoběžně s osou trubky. Těmi prochází stahovací šroub s šestihrannou matkou *A*, opatřenou jednostranným vratidlem *a*. Po navaření pásu trubku mezi nimi prořezneme. Po nutném silném utahování šroub je značně namáhán, proto je závit v matce aspoň 15 mm dlouhý. Rameno *H* jsme vyrobili z profilového železa tvaru U, určeného pro výrobu železných oken. Stačí ovšem obyčejný válený profil U vhodných rozměrů. K objímce je připojen autogenně nebo elektricky přivařenou šikmou vzpěrou z trubky, jež ovšem může být i ze silného pásu (objímka je zbytek amatérského zvětšovacího stroje fotografického). Vzpěrou prochází čep *b*, na němž se otáčí ložisko ramene *b2*, na něž je připevněn elektromotorek. Toto rameno je z tak zv. pancéřové trubky elektrotechnické Ø asi 20 mm, na straně ložiska *b1* rozříznuté, na druhé zploštělé a přizpůsobené upevnění motorku.

Na konci ramena *H* je čep, zanýtovaný a zavařený do ramene a příčné výztuhy. Musí být rovnoběžný s osou objímky. Čep


Nahoře obrázek 5, vřeteno, omezovač, ložisko, vodičko pro šablony a upínací desky pro popisovaný štítek.

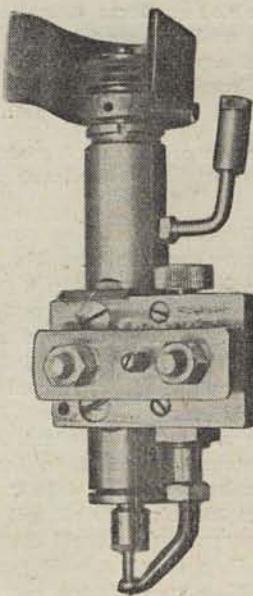Snímek vřetene a omezovače hloubky, nejdůležitější a také nejobtížnější část mechanismu.



je provrtán prům. 6 mm a prochází jím táhlo *d* z tyče prům. 5 mm, opatřené nahoru závitem, kterým se dá spouštět a vytahovat. Tím nastavujeme jemně pracovní hloubku. Dole má táhlo *d* mosaznou čapku *g*, zajištěnou šroubkem, který zasahuje do zárezu v čepu, proti točení. Tato čapka zvedá ložisko *g2* (obraz 5). Vroubkovaná matice *e*, kterou spouštíme táhlo, má přinýtovaný kotouček, jehož obvod rozdělíme na 10 dílů. Protože závit na táhle a v matici je 5 M se stoupáním 1 mm, značí pak pootočení o dílek změnu

výšky o 0.1 mm. Ukazatelem je drážka v hlavě šroubku, zavrtaného do pásku *d1*. Ten je prostřednictvím pružného nástavku z ocelového plechu síly asi 1 mm přišroubován k druhé příčce ramene *H* a celek zvedá výstředný váleček *c* s páčkou *c1* a kuličkou pro snazší uchopení. To má za účel rychle zvednout a zase do původní hloubky spustit pantograf a tím i rydlo, když přecházíme při práci z jednoho písmene na druhé. Páčka *c1* má narážku, zavrtanou do boku profilu U ve vhodném místě tak, aby váleček byl právě v nejnižší poloze, kdy mírně odlehne od pásku *d1*. Tuto narážku upravme výše než je na výkrese 4 jsou dále kladky z texgumoidu pro motorek a frézovací vřeteno, šrouby *L* pro klouby pantografu, vyroběné z tyček broušené stříbritě oceli Ø 6 mm našroubováním a roznýtováním matky, která bude hlavnou na jedné straně. Tak si ušetříme pracovou výrobu přesných čepů, pro něž pak stačí do konců ramen vyvrtat a výstružníkem vyčistit přesné otvory, abychom dostali poměrně přesné uložení. Ke každému šroubu *L* patří dvě matice příručné, které na soustruhu snížíme na 4 mm. Hákotivý klíček *M* pro sestavování vřetene vypilujeme z železného pásu síly 3 mm. Napínáč *J* pro motorek se skládá ze silné železné podložky *H*, která se volně otáčí na krku horního šroubu vřetene, *f2*, obraz 5. Podložka nese kryt pro řemínek pro ochra-

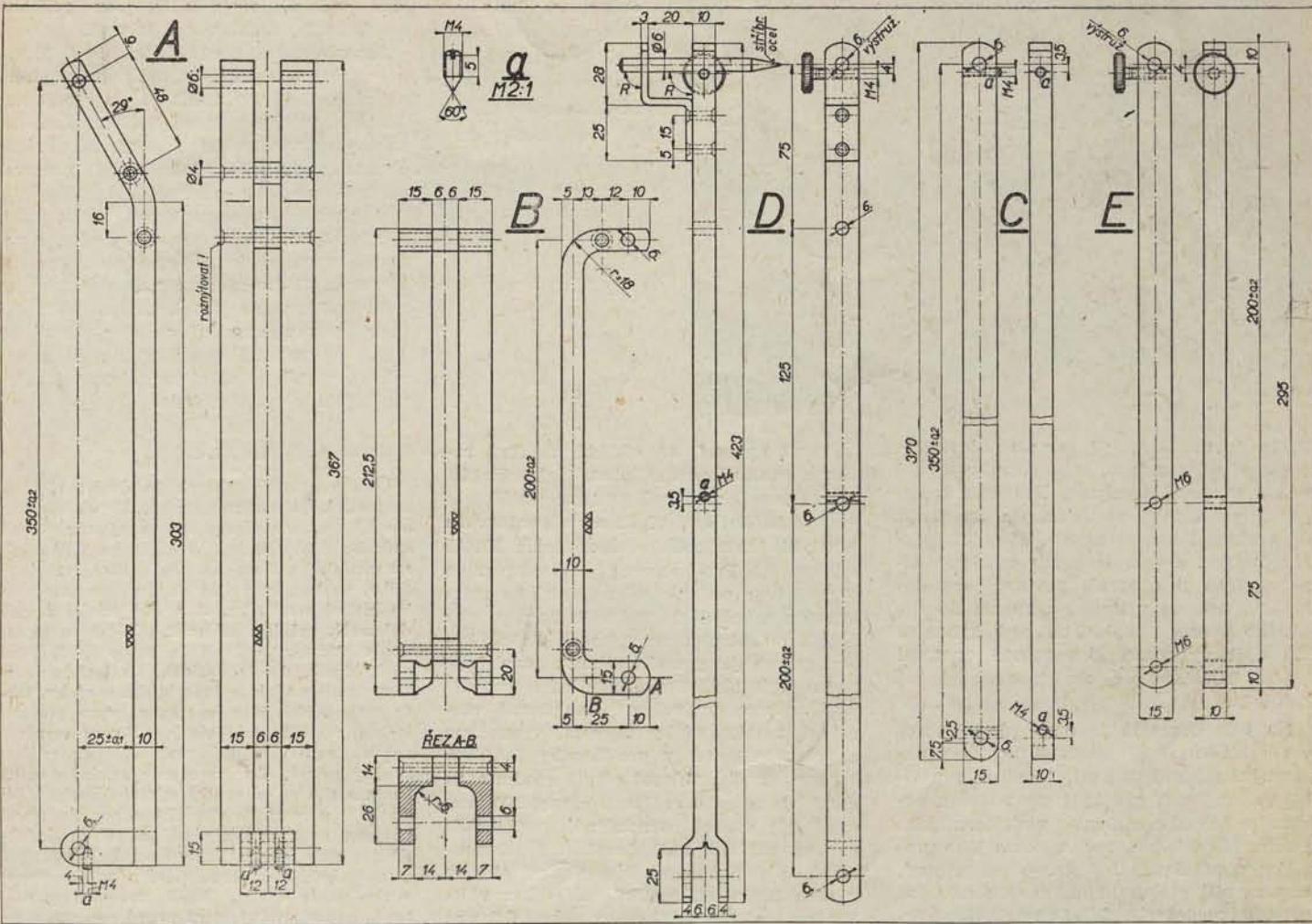

nu pracujícího, dále vzpěru  $h_2$  s maticí pro napínaci pružinu. Hladký konec  $h_2$  klouže v trubce  $h_6$  a tlaková pružina, která se opírá o miskovité vytvořená zakončení maticí  $h_3$  a oříšku  $h_4$ , tlačí motorek od vřetene a tím udržuje vhodné, šroubováním  $h_3$  nastavitelné napětí řemínku. Pro úsporu je trubka  $h_6$  nastavena tyčkou s podložkou, která se navléče na vhodný čep, připevněný k motorku.

Nejobtížnější a také nejdůležitější částí je vřeteno  $F$ , které je na obrázku 5. Základní těleso  $f_3$  vysoustružíme z měkké oceli (starý hřídel), při čemž se povětříme v řezání vnitřních a vnějších závitů na soustruhu. (Na štěstí je při jemném závitu — stoupání asi 0,6–0,8 mm — práce poměrně snadná.) Na obou koncích jsou totiž dutiny pro vložení radiálních dvouřadých výkyvných kuličkových ložisek (dvouřadá, protože snesou i malý osový tlak, jaký se tu vyskytuje, výkyvná nám ušetří obtíže při sestavování, resp. vliv nepřesnosti). Ložiska musí do dutin těsně vklouznout a ještě přesněji musí sedět na hřídeli vřetene  $f_1$ . Jsou přitažena šrouby  $f_2$  a  $f_8$  s okrajem a zárezy pro hákovitý klíč z předchozího výkresu. Dolní ložisko má těsně pod sebou podložku z mazaného plechu 0,5 mm, a upevňovací šroub je tak upraven, aby ho získali dutinku pro mezikruhovou ucpávku, jež je z hutné plsti (starý klobouk). Je tu proto, aby olej, v jehož nadbytku musí rychloběžně vřeteno běžet, nevytékal na rytý předmět. K mazání můžeme také používat jemné vaseliny, která se dá do vřetene

Obraz 6, ramena pantografu, A, B, C, D, a prodlužovací tyč E.

vtačovat šroubovým uzávěrem mazničky. Sami však používáme oleje.


*Hřidelík* vřetene,  $f_1$ , je vysoustružen mezi hroty z hřidelové oceli. Na dolním konci má kužel pro upevnění vrtáčku; vyrobíme jej takto: vyvrtáme otvor 4 mm do hloubky 25 mm, pak 4,3 do hloubky asi 15 mm, 4,7 do hloubky 10 mm a 5,2 milimetru do hloubky 5 mm. Pak si vyrobíme ze stříbrné oceli kužel podle rozmerů dutiny, uvedených v obrázku, povrch vyhladíme brouska, sbrousíme na brusce zhruba polovici kuželu až skoro k ose, zakalíme a popustíme na slámově žluto, jemně obrousíme prve sbroušenou plochu a tímto prostým výstružníkem, podobným tak, zv. dělovému vrtáku, dokončíme kuželovou dutinu. Pak osoustružíme vnějšek hlavy a vyřízneme závit pro přesuvnou matku, kterou je nutné vrtáček do kuželu zatahatovat. Nato upneme tyč mezi hroty, osoustružíme podle výkresu, při čemž místa, kde dosedají ložiska, velmi přesně vytočíme a přiložením ručního brousku dobrousíme podle mikrometru na průměr asi o půl setiny větší než otvor v použitém kuličkovém ložisku. Ložiska na hřídel nejdou, dokud je neohřejeme v oleji asi na 70°. Zejména dolní ložisko musí přesně sedět. Před nasazováním hřidelík omyjeme v petroleji, aby ho odstranili kovový prach po soustruhení a broušení, který by ložiska ničil.

Kladka pro řeminek  $F_1$  na obraze 4 je

navléčena na horní osazeném konci hřidelíku  $f_1$ , má zdola i shora podložku ( $F_2$  = horní p. na obraze 4) a přitažena šroubkem M 3 zavrtaným osově do hřidelíku  $f_1$ . — Kladka na motorku má namýtovaný pevný náboj s otvorem přesně na průměr hřidele motorku. Připevnění dvěma stavěcimi šroubkami M 4 na 120°.

Těleso vřetene,  $f_3$ , je přišroubováno na desku  $f_5$ , jejíž plochu, dosedající na rameno A pantografu, na soustruhu čelně osoustružíme do roviny. Podobně vytvoříme dosedací rovinou plochu na boku tělesa  $f_3$ . Naši čtenáři, kteří sledovali návod na soustruhu v roč. 1941 a 1942, vědě, že se soustružením snadno a přesně získá rovná plocha. Vhodnou plechovou podložkou, jež bude zároveň ukazatelem na stupnice zmenšení na rameni pantografu A, dosáhneme toho, že osa vřetene je přesně 25 mm od dosedací plochy na  $f_5$ , což je zase nutné pro splnění podmínky 1. Obě jmenované části jsou staženy dobře zavrtanými šrouby se zapuštěnou hlavou. K rameni pantografu je vřeteno připevněno šrouby  $b$ , které svým osazením zároveň přidržují vodici podložku  $f_7$ . Při montáži dbejme úzkostlivě toho, aby boční dosedací plochy této podložky, jež budou klouzat v mezeře dvojitého ramene A, byly kolmo na osu vřetene. Upevňovací šrouby  $b$  jsou mocně dotaženy do desky  $f_5$  a k rameni je přitahují šestistranné matky se společnou podložkou podložkou.

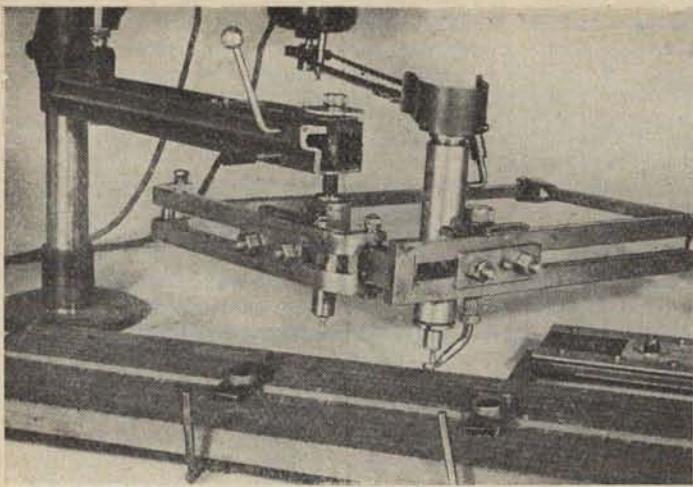Protože frézovací hřídel má až 20.000 otáček za minutu, musí být kuličková ložiska dobře mazána, mají-li vydržet.



Proto je na tělese  $f_3$  maznička, vysostružená z mosazi, jejíž rozměry i tvar udává výkres 5 a snímek. Uzavírací šroub je vytvořen jako píst, kterým lze tlačit do vřetene i tuhé mazadlo. Mazničku vysostružíme a pak trubičku vylijeme cínem. Nato ji opatrně, povlonějším obroukem než na výkrese, zahneme do žádaného tvaru a nahřátím nad kahanem cín opět vytavíme. Bez tohoto opatření by se trubička při ohýbání nevzhledně zploštila.

Na téže desce  $f_5$  je upevněn omezovací hloubky, zařízení, kterým nastavujeme hloubku rytí. Tovární gravírky je mají jen pro rytí předmětů s nerovnným povrchem, amatér však ocení jeho službu vždy, neboť mechanizmus jeho gravírky není dostatečně tuhý ani přesný, aby zaručil stálou hloubku rytí, zejména při větší rozloze. Zařízení se skládá z klíčky s otvorem, kterým prochází hrot rydla a vyčnívá z roviny, kterou klíčka spočívá na rytém předmětu, jen o tolik, jakou chceme hloubku. Klíčka je na konci zahnutého šroubu  $F_5$ , jehož vysunutí můžeme v hrubých mezích nastavit šroubováním v závitu trubky  $F_4$ . Ta se dá svisle posouvat v dutině tělesa  $F_3$  a je proti otáčení zajištěna stavěcím šroubkem  $F_6$ , který zasahuje do drážky na povrchu trubky. Tímto šroubem se nastavený omezovač zajistí proti pohybu. Aby pak bylo možné jemně hloubku měnit, zasahuje do trubky  $F_4$  shora šroub  $F_1$ , jehož otáčením pojíždí trubka a s ní i klíčka nahoru nebo dolů. Šroub je osově držen dvěma čípkami, které zasahují do drážky, vytočené na krku šroubu, kterou vidíme na výkrese. Závit šroubu je M 6 se stoupáním po 1 mm, takže rozdělme-li obvod hlavy na deset dílů, značí každý dílek desetinu a nastavení hloubky je snadné. Teprve tento omezovač učiní práci na amatérské gravírce snadnou a výsledek pěkný, a musí jej mít v jednodušší nebo složitější podobě i každé odlišné provedení.

Ložisko  $G$  je podobné předchozím. Základní těleso je z kusu hřídele a je přisroubováno na desku stejných rozměrů jako prvek  $f_5$ . Také zde je vodicí podložka, která při změnách zmenšení vede desku s ložiskem a její bočné plochy musí být přesně kolmé na osu ložiska. Ložisko má otvor, který musí jít bez zbytečné výše na čep na rameni  $H$  a musíme proto vrtat zvolna a přesným, ostrým vrtákom, nemáme-li výstřužník na 12 mm otvor.

Snímek popisovacího stroje zblízka, z něhož je vidět spouštěcí mechanismus ložiska, vřetenko i omezovač. Šroubek, vyčnívající z čapky pod ložiskem  $G$ , usnadňuje nastavení pantografu.

vaci tyč připojuje k  $D$ , jsou podobné šroubům  $L$ , stačí ovšem železné.

Protože jsme použili hlazeného železa pro ramena, odpadá obtížné rovnání ploch, zejména těch, po nichž se dají posouvat dosedací plochy vřetena, ložiska. Jen část za tepla kovanou na rameni  $B$  musíme obrousit; jestliže však kovář pracoval opatrně, není ani zde mnoho práce.

V příštím čísle popíšeme další práci, výrobu šablon a upevňovací desky, a zejména způsob, jak s gravírkou správně pracovat. Zájemce prosíme, aby nám co možná brzy (do 20. ledna) sdělili dotazy nebo upozornění na věci, které by chtěli podrobněji vysvětlit, abychom odpovědi mohli zařadit do dokončení tohoto článku v příštím čísle.


## Z čeho dělat stínici kryty?

Účinek stínicích krytů je dvojí: elektromagnetický a elektrostatický. U vý. cívek a obvodů (mf. transformátor) se uplatňuje obojí způsob: cívky mohou působit na dálku jak magneticky vazbou na jiné cívky, tak staticky, vazbou kapacitní na jiné, na tu vazbu citlivé součástky. Aby byl stínicí účinek dokonalý, má být materiál stínidel co možná dobré vodivý. Nejlepší je proto měď, stačí však hliník, mosaz i zinek, ba leckdy i železo. Jestliže však je kryt blízko u cívky, takže magnetické pole je stěnou krytu přefato, indukuje stříd. pole cívky v krytu poměrně značná napětí a ta prohánějí materiál značný proud. Ten zase pole zahání dovnitř krytu a tím právě vzniká stínicí účinek. Má-li materiál nepatrný elektrický odpor, je proud posunut proti napětí téměř o  $90^\circ$ , je induktivní a tedy jalový. Takové stínění se projeví zmenšením indukčnosti, ale jen malým stoupnutím ztrát cívky. Má-li naopak materiál krytu odpor značný, není proud posunut o celých  $90^\circ$ , má wattovou složku, t. j. dává s indukovaným napětím jistý wattový výkon, který jde na účet cívky a její ztráty pak stoupnou. Proto je účelné vyměnit stínici kryt tak, aby byl magneticky s cívkou vázán volně (aby byl směrem osy cívky dosti daleko od ní) a ovšem aby byl z materiálu co možná dobré vodivého, je-li nutné dát jej těsně k cívce. Na kryt je tedy nejvhodnější měď a hliník, poté mosaz, zinek a j. U elektronek, kde magnetické pole není, stačí ke stínění, jak víme, nastříkaný povlak zinkový.

## Jak studovat radiotechniku


Na četné dotazy našich čtenářů sdělujeme, že zatím jsou obvyklé cesty vzdělávání v tomto oboru vzácné. S výjimkou některých vyšších průmyslovek, které mají rozšířen učební program v radiotechnice, a radiotechnického kurzu pro inženýry a vyspělé techniky na pražském vysokém učení technickém, není nám dosud znám jiný druh školy nebo kursu. To je ovšem vážnámezera v našem odborném školství, zejména s hlediska budoucího vývoje, a bude nepochybně časem vyplněna. — Také základní odborné literatury je nedostatek a knihy i časopisy zahraniční sem zatím docházejí jen výjimečně. Můžeme proto zájemcům poradit jen pečlivé studium zdrojů starších odborných článků v našem listě, a konečně cílevědomou prací praktickou, z níž je možné mnoho získat, prováděli se účelně a bez zbytečného hračkaření. Jakmile se dovíme o této věci něco více, nezapomeneme, že na informace čekají tisíce mladých lidí a budeme je tlumočit tak rychle, jak to okolnosti dovolují. — Prosíme také ty z čtenářů Radioamatéra, kteří by podobné zprávy mohli opatřit, aby nám je poskytli ku prospěchu ostatních.

# KRYSTALKA S PEVNÝM DETEKTOREM

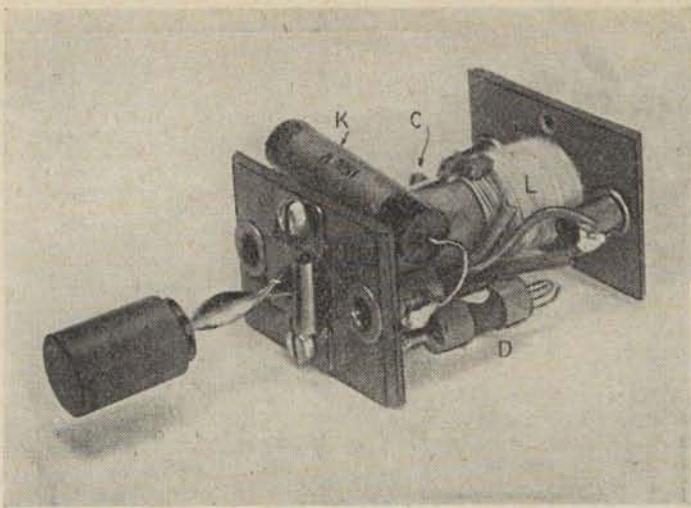


Malá krystalka, kterou snadno připojíte na jedno z náhlavních sluchátek, vznikla z dvou popudů. Předně jsme chtěli přinést v prvním jubilejném čísle ročníku tohoto listu aspoň jedený návod pro nejmladší čtenáře, za druhé jsme dostali vf. usměrňovač s jedinou usměrňovací destičkou, o něž jsme usoudili, že se hodí k nahradě krystalového detektoru. Nejdříve jsme jich několik vyzkoušeli místo obyčejného detektoru v „krystalce skoro zázračné“ z loňského č. 7-8 a měřením usměrněného proudu mikroampérmetrem při vyladění pražské stanice jsme zjistili, že vf. usměrňovače dají usměrnění napětí od 0,19 do 0,28 V, zatím co detektor při nejvhodnějším nastavení až asi 0,32 voltu. Může tedy vf. usměrňovač detektor nahradit a má tu zjevnou přednost, že nepotřebuje nastavování, netrpí otřesy, a tím obsluhu krystalky podstatně usnadní. Dalším pokusem jsme porovnali tento jednodestičkový usměrňovač s typy třídestičkovými a pětidestičkovými. Výsledkem je zjištění, že se jednodestičkový druh hodí pro usměrnění malých napětí a tím právě pro krystalku místo detektoru lépe než vicedestičkové, jejichž čáry probíhají v oblasti nuly méně zakřiveně. Doložme, že všechny tyto usměrňovače snesou asi 0,25 mA usměrněného proudu a mohou usměrňovat asi tøikrát 7 V, kolik mají destiček.

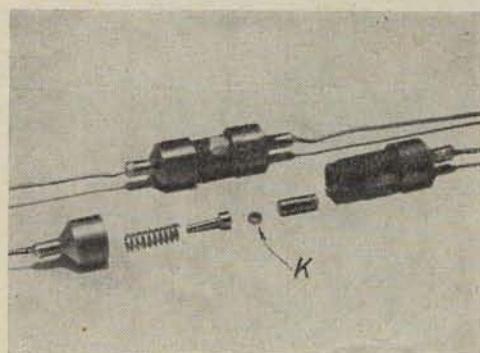Výkres a snímek ukazují, jak je krystalka vyrobena. K ladění je použito změny indukčnosti vsouváním železového jádra průměru 10 mm a délky 18 mm. Upravíme-li vinutí tak, aby obklopovalo jádro s malou mezerou, dosáhneme tak značné změny indukčnosti, že ladíme v rozsahu vlnové délky v poměru asi 1:1,7, takže s vhodně vybraným kondensátorem C se



Po tím pohled na sestavený a rozebraný pevný detektor. K značí vlastní usměrňovač.

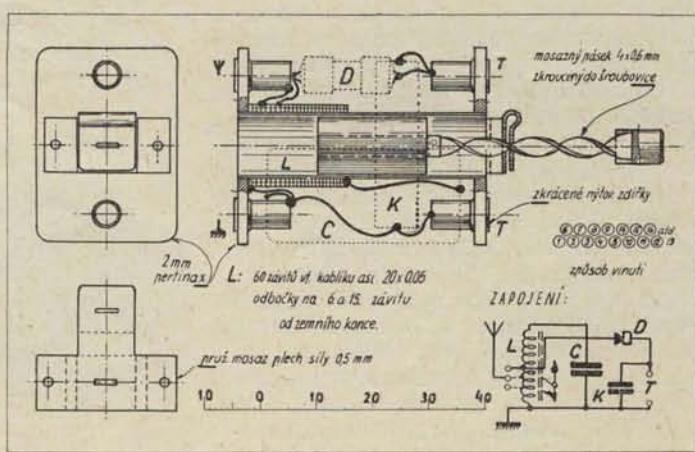Výkres krystalky sestavené, vlevo rozebraný tvar matice pro šroubovací pásek. Vpravo způsob hrázového vinutí cívky L a dole schéma zapojení.



Vlevo snímek hotové krystalky při pohledu se strany pevného detektoru. Ladící (pevný) kondensátor C je zakryt cívkou L.


pilujeme jehlovým pilničkem. Mohou jít volně na šroubovicový pásek; proto je tu přehnutá část, aby po navléčení pružila a vymezovala zbytečnou výšku. Pak stačí páskem otáčet a jádro se i s ním šroubuje v trubce poměrně rychle a dovoluje ladit. Vinutí je z vf. kablíku a je tak vinuto, aby se celé vešlo na délku rovnou asi délce jádra. Proto jsme ve výkresu vyznačili tak zv. hrázové vinutí dvojvrstvové, které však nemusíme provádět zvlášť pečlivě. Konec vinutí a odbočky však svědomitě očistíme, zapojíme podle schématu a plánu, a můžeme krystalku zkoušet. C je tedy slídový kondensátor, pro Prahu a uvedený počet závitů s kapacitou 500 pF. K stačí papírový, 1000 až 2000 pF. T jsou zdírky pro sluchátka, D je vf. usměrňovač, který vbrzku přijde do obchodu a má typové označení S1b. Jinak není na krystalce nic obtížného. Že je možné usměrňovače použít i pro jiné krystalky, není nutno odůvodňovat. Zjištěná kolská citlivost snad způsobí odchylky ve výkonu, ty však vcelku budou snesitelné; kromě toho by snad výrobce mohl pro krystalky usměrňovače vybírat na prostém kontrolním zařízení tak, aby méně citlivé byly určeny pro jiné přístroje, kde se také dobře uplatní (měřicí aparáty, přijimače a vf. zesilovače atd.).


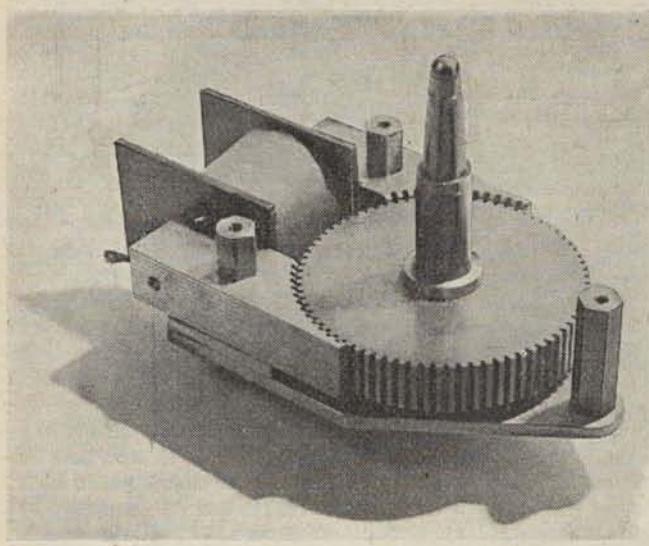
## KOLEČKO

k třepení papíru

Nastříhávání okrajů papírových pásků prokládání vinutí transformátorů je zdolavé a zřídka bývá provedeno přesné, děláme-li to nůžkami a ručně. Důvtipný domácí pracovník vyrábí si pro tuto práci prostý nástroj, který pracuje skoro stejně rychle a dokonale, jako tovární stroj. Jak vidíte na snímku, je to zubaté železné kolečko, uložené otočně na hřidelíku v kovové vidlici, která má pevnou dřevěnou rukověť. Zubky kolečka jsou zplovaný tak, aby jejich vrcholy byly ostré. Modul ozubení asi 0,6 až 1, t. j. rozteč zubů asi 2 až 3 mm. Přejedeme-li tímto „rádýlkem“ okraj prokládacího pásku podle pravítka, při čemž podložkou je prkénko, promačkne se okraj papíru v pravidelných ryskách a vznikne jemné třepení, které dovolí, aby pásek vyplnil celou šířku cívky, nevlnil se a aby se další vrstva drátu nemohla proříznout do předchozích. Při troše cviku, vhodném papíru a přiměřeném tlaku jde práce rychle a kolečko zůstane dlouho ostré. Připojený snímek ukazuje okraj papíru, který byl tímto způsobem zpracován. M. Balous.



**Další  
SYNCHRONNÍ  
MOTOREK  
pro gramofon**


SESTROJIL J. FRANC

Na snímcích sestavený motorek a jeho vzhled při zvednutí rotoru. Vpravo výkres, jehož kopii v měřítku 1:1 lze koupit v red. t. 1. za Kčs 6,—, kromě poštovních výloh.

Cetní zájemci o vlastní výrobu gramofonových motorků našli už v předchozím čísle našeho listu dva vyzkoušené návody ke stavbě, jimiž jejich autoři prokázali nejenom důvtip při překonání obtíží domácí práce, nýbrž i potěšitelný zájem o prospěch ostatních čtenářů tohoto listu. Zde je další námět, který vypracoval a předvedl J. Franc, a který přes malé rozměry a nepatrnou spotřebu dosahuje velmi dobrého výkonu.

Podobá se v podstatě motorku z RA č. 3/1940 až na to, že má jen jediný pár nástavků a jednostranné ložisko. Podmínkou dobrého výsledku je však přesné ozubení, dokonalé a pevné ložisko a nepatrná vzduchová mezera. Náš vzor měl mezera tak malou, že při roztočení a dobíhání se rotor motorku vždy vrátil do takové polohy, při níž byly zuby jeho proti zubům nástavců. Protože jsme pracovní postup a různé způsoby provedení zubů již popsalí v předchozích návodech, uvedeme zde jen stručně, čeho je zapotřebí.


Rotor i nástavky i jádro cívky jsou tentokrát z plechů, jež ovšem nemusí být transformátorové, stačí železné, sily asi 1 mm, krajové však raději 2 mm. Nejsou zvlášť izolovány, stačí okysličený povrch černého plechu. Tenké konce nástavků byly na vzorku ještě svařeny, aby se nečepřily, poté ovšem dobře opracovány. Nástavky, které jsou z jednoho kusu, jsou s cívkou přišroubovány k základní desce z hliníku, která má našroubován a důkladně zajištěn ložiskový čep. Na něm se točí rotor, rovněž z plechů, s mosazným, přesně vyvrtnutým ložiskem. Do jeho otvoru je shora naražen kužel pro nasazení talíře. Rotor spočívá na kuličce a protože by se ložiskem při přesném provedení obtížně na čep nasazoval, je konusem šikmo provrtán otvor, kterým z dutiny ložiska při nasouvání na čep může vniknout vzduch. Otvor ústí do žlábků, kam nakapeme olej a tím zajistíme mazání a dobrý chod. Povrch rotoru i nástavců je přesně osoustružen tak, aby vznikla vzduchová mezera tak malá, jakou jen přesnost naší práce připouští. Mezní hodnoty jsou 0.05 až 0.1 mm. Ozubení je buď frézováno anebo hoblováno způsobem, který uvedl J. Němec v návodu v předchozím čísle na motorek s uzavřenou konstrukcí. Počet zubů zase 77 (v nouzi 76 až 78). Zuby stačí poměrně mělké. Na výkresu jsou vyznačeny nýty, jimiž jsou ple-

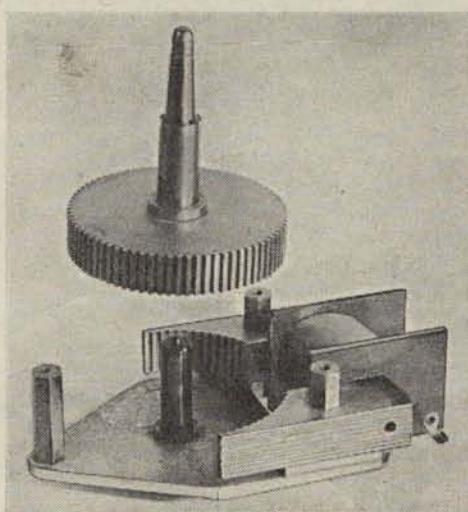

chy rotoru i nástavců staženy. Na základní desku a na nástavky připevníme tři upevňovací šestihrany se závitem pro šrouby, kterými bude motorek připevněn na desku gramofonu. Vhodnou podložkou pečujeme o to, aby při snímání talíře zůstal rotor na svém místě, protože kdybychom jej také zvedli a poté spadl prudce na kuličku, mohl by ji poškodit (spodní plocha nasazeného kuželu pro talíř je tvrdá).

Počet závitů pro různá napětí je ve výkresu. Cívku navineme na hotové nástavky, na něž předtím navlékneme vhodně dělenou kostru z lesklé lepenky. Vinutí prokládejme po vrstvách jemnými, na okraji nastříhanými pásky papíru. Vývody zase zeslíme a připojíme na očka. Motorek lze upravit buď pro jediné napětí nebo přepinaci, ač i zde zpravidla lze využít odběsky na primáru síťového transformátoru a napájet motorek trvale jedním napětím 120 V. Na primární vinuti motorku je možné navinout i 80 až 100 závitů drátu 0.4 pro napájení osvětlovací žárovky 4 V/0.3 A.

Protože jsou nástavky v celku, je nutné vinouti vívku přímo na nich. Proto vidíme na titulním snímkpu otvor v nástavku v ose cívky, kterým jej našroubujeme na svorník M 6 a ve vrtačce nebo na soustruhu navineme. Vinutí ze smaltovaného drátu pečlivě rozdělujeme a prokládejme, aby nevznikl zkrat, který je tím nepríjemnější, že oprava vinutí není tak docela snadná jako u snimatelné cívky. Celistvost nástavků usnadňuje naopak přesné ozubení,

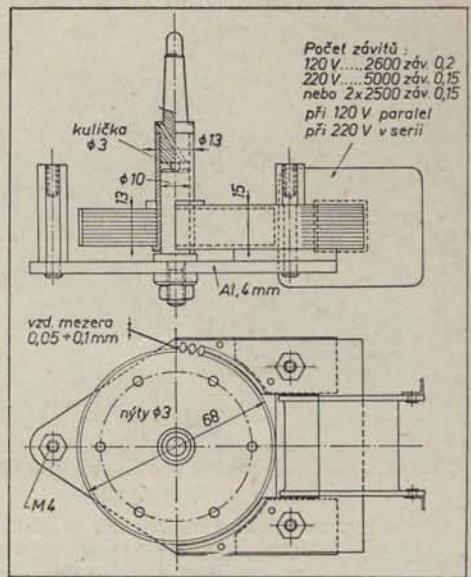


na němž u tohoto malého tvaru motorku záleží nejvíce, stejně jako na přesném a pevném ložisku, které zabraňuje bručení. Provedení nástavků z plechu je neochybně hlavním důvodem jeho značného výkonu při malých rozměrech, a také nápadně malé spotřeby.

**ASYNCHRONNÍ MOTOREK  
pro gramofon**

Důvod, proč amatér staví raději motorek synchronní, byla jednak nejistota o tom, čeho je zapotřebí, aby asynchronní motorek správně pracoval, jednak nutnost použít převodu do pomala a regulátoru otáček. Autorovi se však podařilo vyrobít dobrý a prostý motorek, který na rozdíl od synchronního nevyžaduje tak přesné mechanické práce, a předveden v redakční dílně t. 1. prokázalo, že pracuje zcela spolehlivě. Proti synchronnímu má ještě tu přednost, že se sám rozbíhá. Zato jsou jeho otáčky měkké, nezbytně potřebuje regulátor a nehodí se tak dobré jako synchronní k nahrávání desek, kde moment při rytí vnější a vnitřní drážky značně kolísá.



Plechy statoru jsou z výstupního transformátoru vhodných rozměrů. Po stažení mezi destičky z hliníku nebo duralu sily 5 mm vyvrtáme a vysoustružíme otvor pro kotvu. Otvory pro závity nakrátko vrtáme postupně (vždy asi 20 plechů), aby při silnější vrstvě plechů vrták neujel a práci nepokazil. Kotvu osoustružíme z plechů sily 0.5 až 1 mm, které nemusí být transformátorové. Po stažení mezi destičky vyvrtáme těsně u okraje 13 rov-

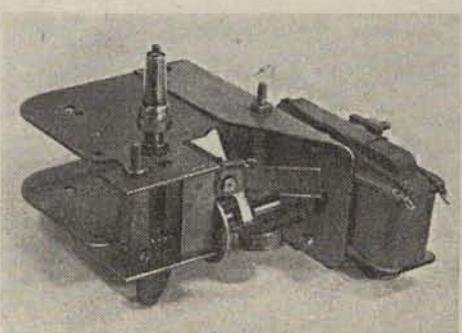

Na straně předchozí: Sestavený motorek, pro jehož výrobu použil autor některých částí z gramofonního strojku pěrového.

Výkres motorku a jeho součástí. Kopii je možno koupiti v red. t. l. za 17 Kčs. Poštov. výlohy 3 Kčs.

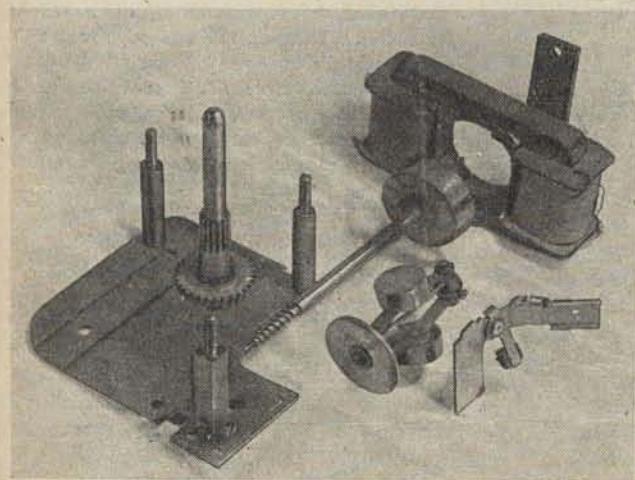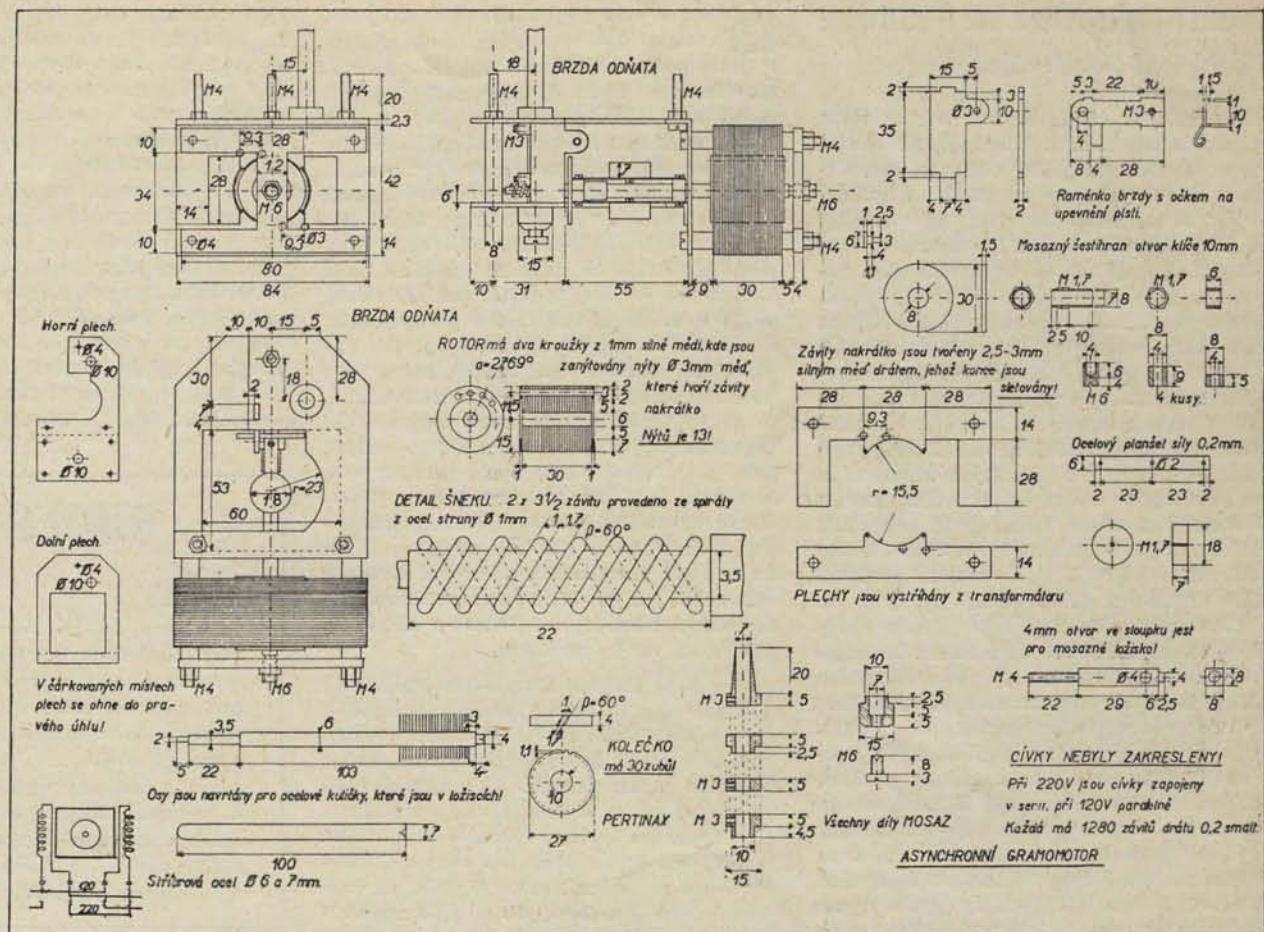Dole: Snímek motorku rozebraného. Součásti jsou přibližně v témže postavení, jako u motorku sestaveného.



noměrně rozdělených dírek pro tyče rotoru. Na jeho okrajích jsou kroužky z měděného plechu, do něhož tyče zasahují a jsou po zanýtování důkladně zapájeny. Je také výhodné, můžeme-li rotor poněkud natočit tak, aby tyče nešly rovnoběžně s osou, nýbrž šikmo. Tím se vyhneme možnosti, že by motorek jevil sklon pracovat jako transformátor a špatně se rozbaloval. Pracujme přesně, poslední jemně otocení povrchu kotvy provedme na hřídeli velmi jemnou tráskou, aby rotor neházel.

Celo motoru s ložiskem je z pertinaxu, aby netvořilo magnetický zkrat. Protější ložisko má kuličku prům. 3 mm, která leží v jamce hřídeliku a stavěcího šroubku. Pružinky i závaží regulátoru je možné koupit v odborných závodech, nebo je výrobíme z ocelové planšety asi 0.3×7 mm. Vyhnutí raménka brzdy upravíme na se-

staveném motorku podle potřeby. U některých motorků bývá brzda tažena pružinkou směrem, kterým se motorek odbrzduje.

Zajímavý je šroubový převod na hřídel talíře. Protože obvyklé tovární způsoby se pro amatéra nehodí, navinul autor ocelovou strunu sily asi 1 mm na tyčinku o průměru 3 mm tak, aby stoupala pod úhlem 30°. Z vyrobené spirály odstrňl dva kousky délky 22 mm a navlékl je na hřídelík, otočený v tom místě na 3,5 milimetru.

Spirála jde na hřídelík tak těsně, že nepotřebuje po správném umístění zvláštní upevnění. Při použití měkkého drátu je ovšem nutné spirály aspoň na koncích připájet. Příslušné šroubové kolo je z pertinaxu nebo texgumoidu, o průměru 27 milimetrů s 30 zubů, nařezanými pilkou na železo pod úhlem 30° vůči ose kolečka. Jemným pilníčkem je podle potřeby opravíme. Počet zubů a chodu šroubu dává při správných otáčkách talíře asi 1:00 otáček motorku za minutu, tedy značný skluz proti synchronismu 1000 ot./min. Proto by snad bylo možné zvětšit průměr kolečka na 29 mm a použít 32 zubů, na kterýž počet se kruh velmi snadno rozděluje (vždy na polovice).

Na krajních sloupčích motorku jsou dvě stejné cívky asi s 1300 záv. drátu 0,2 mm, z nichž každou vrstvu prokládáme jemným papírem a zesffené vývody připojíme na

dvě lustrovky. Pro 220 V spojíme cívky v serii, pro 120 V paralelně. Správný způsob zapojení je ten, při němž prouč v cívkách obíhá v témže smyslu. V podobné úpravě lze vyrobit i malé motorky pro jiné účely. Mají-li mít dostatečný výkon, je nezbytné vyrobit je přesně, alespoň staticky vyvážit rotor, aby neházel, vystačit se vzduchovou mezerou mezi rotorem a statorem ne více než 0,1 mm a po případě použít plechů na stator s větším průřezem, i větším průměru kotvy, jež dílka bývá zhruba rovna jejímu průměru. Podobně, jako motorek synchronní, ani tento není zdrojem poruch při poslechu rozhlasu.

Jar. Skřivánek.

### Řízení hlasitosti druhého reproduktoru

Jen v tom případě, kdy máme k reproduktoru, vestavěnému do přijímače, zapojen na sekundáru výst. transformátoru, tedy nízkoohmové ještě reproduktor druhý a ten chceme řídit, zatím co první zůstává zapojen a ráje s polou, můžeme provést řízení hlasitosti tímto jednoduchým způsobem. Zhavici reostat s odporem 20 až 30 ohmů, jaký snad najdeme ve starých zásobách, upravíme ná potenciometr tak, že vyvedeme i druhý, obvykle nezapojený konec odporového vinutí. Na oba konce vinutí připojíme přívod od přijímače, t. j. od sekundáru jeho výstupního transformátoru. Mezi nově vyvedený konec vinutí a otočný běžec zapojíme kmitáčku druhého reproduktoru a regulátor je zapojen. Zatížení koncové elektronky sice kolísá zhruba mezi polovinou a plným odporem jedné kmitáčky, činnosti přijímače to však nijak nevadí, stejně jako okolnost, že řízení není logaritmické.

## ANGLICKÁ HUDBA NA DESKÁCH

v druhé světové válce

Ani nejtěžší válka, kterou Anglie vedla ve svých dějinách a která ji tentokrát těžce postihla na jejím ostrově, neochromila její smysl pro popularisaci hudebních hodnot gramofonovou deskou. Pro kulturní zaměření britských ostrovů za války je přiznačné, že byla věnována pozornost v rozsáhlé míře domácí hudbě, a to jejím takřka nejrozumnějším dílům. Pod auspiciemi Britské rady (British Council), která za tím účelem byla utvořena, byly zachyceny na desky práce několika významných skladatelů, z nichž některé v jejich dílech nebo i osobně jsme poznali před lety v pražských koncertech. Na prvé místo rozsahem je nutno položit proslulé oratorium Edvarda Elgara (1857 až 1934) „The Dream of Gerontius“, česky „Gerontiův sen“, na dvanácti deskách HMV C 3435—46. Toto dílo, opírající se o křesťanskou legendu a podnícené vlastně výzvou katolického kardinála Newmana, vzniklo roku 1900 a je vedle Händlova „Messiáše“ a Mendelssohnova „Eliáše“ nejvíce provozovaným oratorium v Anglii. Bylo nahráno pod řízením Josepha Battona již dříve, ale tyto desky byly dánov rozebrány. Nyní je nahrál Filharmonický orchestr z Liverpoolu a Choral Society z Huddersfieldu pod řízením Malcolma Sargenta. Také representativní oratorium Gustava Holsta (1874—1934) „The Hymn to Jesus“ (Hymna Ježíši Kristu), po jehož nahrání se v Anglii volalo již po leta, přišlo na řadu v těžkých dobách životních zkoušek. Je psáno pro dva sbory, komorně obsazený orchestr, pro dva klavíry a varhany a je provedeno téměř tělesy a pod tímž dirigentem, jako oratorium Elgarovo. (Desky mají čísla C 3399 až 401.) V novém nahrání se na HMV DB 6227—33 objevila oblíbená Holstova suita „The Planets“, ve které s velkým vtipem a humorem, jak se snad pamatuji posluchači anglických hudebních pořadů, před námi defilují oběžnice naší sluneční soustavy: Mars, jako nositel války, Venuše, jako nositelka míru, Merkur, jako okřídlený posel, Jupiter, jako dárce radosti, Saturn, jako představitel stáří, Uranus, jako čaroděj a Neptun, jako představitel mystičnosti, kterou po Holstově názoru by nikdy nedovedly vyjádřit hudební nástroje, kdyby jim nepomohli ženský sbor. Dílo je nahráno britským rozhlasovým orchestrem (BBC Symphony Orchestra) pod řízením dr. Adriaena Boualta. Tohoto dirigenta, který má přijet do Prahy na slavnostní květnový cyklus České filharmonie, jsme brzy po prvé světové válce viděli se děkovat na podiu ve Smetanově síni se skladatelem Arthurem Blissettem (\* 1891), jehož jednu skladbu tehdy provedl. Bojuje za tohoto mistra i nyní, neboť pod jeho řízením je na deskách C 3348—52 nahrán Blissův klavírní koncert. Sólistou je Solomon, doprovází Liverpool Philharmonic Orchestra. Také Arnold Bax (\* 1883), jehož symfonie č. 3 je nahrána od Hallé orchestra pod řízením Johna Barbirolliho na deskách C 3380 až 3385, je náš dobrý známý. Jeho symfonie byla hrána na třetím koncertě I. mezinárodního festivalu pro soudobou hudbu na jaře r. 1924 v Praze jako závěreč-

**Z**ačneme dnes pěkně od počátku. Vymezíme si nejprve pojmy. Řekneme si, co je to partitura a koho nazýváme hudebním laikem. Chceme, aby naši odpověď mohli čísti s prospečhem všichni čtenáři. A tak snad ti hudebně vzdělanější budou vlivní na ony méně poučené a nebudou se rozhodovat ani na ty, kdož vůbec nevěděli, co je partitura, ani na autora, který jim to chce vyložit. Zesnulý spisovatel Jan Herben říkal na základě své dlouholeté novinářské prakse, že písici novinář nikdy nemá u svých čtenářů něco předpokládat a má všechno z gruntu rádně vyložit. Vyprávěl mi nedávno můj známý, který vede hudební sortiment velkého nakladatelství, že se ho jeden pan ředitel při vyřizování objednávek jen tak mimochodem otázal, jaký je vlastně rozdíl mezi partiturou a klavírním výtahem, a když mu přítel-muzikant toto vysvětlil podal, poznámenal s ředitelskou nedůvěrou: „No, já se na to ještě přeptám!“ Pak se mi divte, že chci začít, jsa pamětiv takto průkazně potvrzené Herbenovy zkušenosti, stručným výkladem, co je partitura.

Chce-li se technik theoreticky obeznámit s konstrukcí nějakého stroje a pomýšli-li na uvedení tohoto stroje do chodu, prostuduje si nejprve důkladně jeho plán, neboť z tohoto plánu nejsnáze a nejpřehledněji zjistí to, co k svému vědění potřebuje. Konstrukce, výpočty, výkon — to všechno logicky vyrůstá z přesného nákresu. Také partitura je nákres, celkový plán, ve kterém je přesně určeno, jak do sebe zapadají jednotlivá kolečka onoho živoucího organismu, kterým je moderní orchestr. Jako z technického nákresu znalec na první pohled vidí, jak stroj vlastně běží, tak dirigent po prohlédnutí partitury zjistí, jakou funkci obmyslil tvůrce hudební skladby těch přibližně šedesát hlav a stodvacet rukou, jež dohromady tvoří symfonický orchestr našich časů. Zde jest ovšem také zásadní a největší rozdíl mezi konstrukčním plánem a hudební partiturou: i když k realisaci obojího díla je zapotřebí člověka, stroj půjde podle plánu vždycky stejně, poněvadž síla mu propůjčovaná uvádí do chodu jenom hmotu, zatím co každý orchestr a každý dirigent bude hrát tutéž partituru při svém úsilí o největší přesnost (toto úsilí nebývá ovšem vždy pravidlem) nakonec jinak, ježto notový zápis mění ve skutečnost živoucí lidé.

ne číslo pořadu. Týž britský orchestr a týž dirigent nahrál na deskách C 3388—92 od Vaughana-Williamse (\* 1872) Pátou symfonii D-dur. Britská rada si však povídala i novějších děl. Hallé orchestr pod řízením Leslie Hewarda nahrál E. J. Moerana (\* 1894) Prvou symfonii g-moll (C 3319—24) a William Walton (\* 1902) si osobně zadírigoval ve svém vypjatě barevném a vzrušeně založeném díle „Belshazzar's Feast“ (Balsazarova hostina) Liverpool Philharmonic Orchestra. Huddersfield Choral Society a několik kapel s dechovými nástroji, které při tomto barbarském hodování a divokých radovánkách opravdu „dotvárují muziku“. Angličtí diskofilové (a v dohledných časech snad i jiní) si při tomto hudebním hodokvasu tentokrát přijdou též na své, neboť Walton

Partitura je tedy souhrnný notový zápis hudební skladby pro větší počet nástrojů nebo hlasů. Na vodorovných linkách jsou pod sebou seřaděny jednotlivé orchestrální nástroje, takže z partitury se dají rozepsat všechny nástrojové nebo i lidské hlasy. Každá jednotlivá linka má na stejném místě pokračování na příští stránce; zůstane-li řádka prázdná, znamená to, že nástroj mlčí. Není tedy partiturou skladba pro některý sоловý nástroj nebo hlas bez doprovodu. Zde postačí pro hráče nebo zpěváka jediný part. Zpívá-li však někdo nebo hraje-li na některý nástroj s průvodem klavíru, pak je klavírní doprovod ve skutečnosti již jakousi náhražkou partitury, neboť nad klavírními dvěma řádkami se

## HUDEBNÍ LAIK

Úvodem:

Zásluhou našich čtenářů vyvstal před námi nový úkol. Položili nám otázku, zda má smysl, aby milovník hudby, i když není odborně vzdělán, poslouchal gramofonovou desku nebo rozhlasový pořad s kapesní partitou v ruce. Skoro všichni tazatelé souhlasně tvrdili, že od té doby, co se pokoušeli známé skladby poslouchati s notovým zápisem, mají z nich větší dojem a že dokonce více z hudebního přediva slyší. Ale někteří hudebníci

pravidelně objevuje drobnější tištěná řádky třetí, aby klavírista se mohl při hraní vždy přesvědčit, zda je se svým spoluúčinkujícím ve vertikální shodě. Používáme úmyslně termínu z geometrie, neboť princip partitury se zakládá na geometrickém nákresu. Na vodorovných řádcích se nám rozvíjí příkazaná funkce jednotlivých hudebních nástrojů, které jsou pod sebou na každé stránce srovnány podle skupin, o nichž promluvime jindy. Partituru je však nutno čísti nejen v jednotlivostech, nýbrž v celku, t. j. nejprve ji vertikálně přehlédnout a tak postupovat takt za taktom odleva doprava. V tomto vertikálním průmětu dirigent rázem vidí, které nástroje mají znit současně a jaké mají ve stejný okamžik zvukové poslání.

a většina ostatních anglických skladatelů je nahrána na cenově přístupných deskách, a to je nutno pro příklad jiným a jinde jenom chválit. Václav Fiala

**LEOPOLD STOKOWSKI**  
nahrává s novým orchestrem

Z amerického tisku se dočítáme, že Leopold Stokowski, jehož desky nahrával s Filadelfským symfonickým orchestrem vítězne pronikly na světovém gramofonovém trhu, přivedly před nahrávací aparaturu nové hudební těleso „New York City Symphony Orchestra“ (Newyorský městský symfonický orchestr) a „debutoval“ na třech deskách. Viktor se známou skladbou Richarda Straussse „Smrt a vykoupení“. Ačkoliv s novým orchestrem dlouho necvičil, jeho snímky jsou dokonalé. Séfem Filadelfského symfonického orchestru je nyní Eugen Ormandy.

Ale na tomto povšechném výkladu dnes při ozřejmování pojmu partitura přestaneme a odpovíme nyní svým čtenářům na otázku, koho považujeme za hudebního laika.

Hudebním laikem rozumíme každého člověka, který buď ve svém životě někdy hrál podle not na některý hudební nástroj nebo alespoň z not někdy zpíval. Hudebním laikem není tedy pro nás ten, kdo sice hudbu rád poslouchá, ale nemá vůbec představy o notových intervalech nebo o notovém vyznačení různého rytmu. Dovede-li však někdo podle notových značek alespoň přibližně odhadovat jejich výši a rozpozнат jejich intervaly a umí-li číst z notových značek rytmus, či má-li snad

poslouchá hráné hudební dílo bez partitury?

Nuže, má to svůj smysl, a to i pro toho začátečníka, těžce se prodlážejícího lesem notových značek, i pro koncertní život, i pro hudbu samu. „To bude nějaké štěstí pro koncertní život, až tam budou sedět blázni, kteří budou potřeštěně listovat v partiturách, vrtět rozpačitě hlavami nad dirigentovým pojetím nebo dávat všelijak najevou svůj souhlas, takto v rukama nebo poskakovat do taktu na sedadle!“ pomyslí si snad posluchač, navštěvující pravidelné koncerty a nenávidící odedávna tuto odruďu nenapravitelných rušitelů soustředěného poslechu. Nuže, aby se předešlo jakémukoli nedorozumění! Nehodláme dát do ruky partituru laikovi v koncertě. Jsme dokonce pro to, aby partitura na veřejné produkce nenosili ani hudebníci, a nemohou-li již z velmi vážných důvodů je nechat doma, at s nimi vždy jdou jen na taková místa v koncertní síni, kde by ostatní byli co nejméně na očích a kde by svým listováním v partituře nikoho neřušili. Hudbu je možno dnes poslouchat ke studijním účelům i z rozhlasového přijímače a gramofonu. A zde jsme u jádra věci: laika s partiturovou bychom nejraději viděli v tichu domova při přehrávání gramofonových desek. Při tomto poslechu nebude nikoho rušit, zde se nemusí hábit za svou nevědomost, zde se naučí sluchem jednotlivé nástroje a jejich výrazové možnosti postupně znát, zde může sledovat na linkách partitury řádku po řádce, nástroj po nástroji, zde nabude přehledu při sledování různých orchestrálních skupin a později snad pronikne trochu i do ústrojenství hudebních forem. Není pochyby, že toto zrakové sledování mu odhalí i zdánlivě velmi složitá akustická tajemství. Partitura opravdu i hudebního laika seznámí důvěrněji s hudebou, usnadní mu po delším cviku i sluchové vnímání a vychová ho pro lepší poslech v koncertní síni, kde ovšem nás horlivec bude sedět již bez partitury.

A hudebnici na tohoto nevinného dileta, který doma v tichu svého pokoje se bude učit rozlišovat klarinet od hoboje, fagot od basového klarinetu, trubku od lesního rhu, pozoun od tuby, celestu od harfy a tympany od bubnu, nemusí již zahrát, protože jim nebude překážet. Mají naopak všechn zájem na tom, aby tento přirodopisný druh člověka se na této zemi co nej-

více rozšířil. Od partitury nebyvá tak daleko k chuti věnovat se samostatné hře alespoň na jeden hudební nástroj, což bychom měli všichni co nejvíce doporučovat a podporovat právě v době, kdy přespíši často slyšíme místo živé hudby jen její reprodukovanou náhražku, ale není také daleko k zakládání malých knihovniček pro příruční partitury. Není správné, jestliže se náš hudebníci ještě dnes s oblibou vymívají slečinkám, které si nosí do kvartetních produkci kapesní partitury, a opakují jistě vtipnou, ironickou poznámkou našeho čelného skladatele na jejich adresu: „Ale ten altový klíč!“, zapomínajíce na to, že také oni nerozumějí tajům partitury ani zdaleka tolik, jako autor tohoto výroku. Ta nešťastná pianistka, zamilovaná do hudby, nakonec tajemství violového klíče přece objeví a může si snadno transponovaný zápis přehrát s nějakým tim škobrtnutím doma na klavíru, a čím více této milovnice bude, tím lépe pro naše skladatele, neboť jejich partitury bude kupovat více lidí. Budou-li muzikanti stále naznačovat ostatním průměrným smrtelníkům, že laik není hodný, aby vzal partituru do rukou, doplatí na to sami. U malého národa, jehož nakladatelské podnikání jest odkázano především na domácí, buď jak budeme omezene prostředky, doplatí na to desateronásobně. Ostatně čím hlouběji někdo nahlédne do tajemství hudebního řemesla, tím větší respekt bude mít k tomu, kdo v tomto řemesle vynikl vysoko nad průměr a stal se nikoli jen řemeslníkem, nýbrž tvůrcem.

Za našich časů se všechno popularisuje. Nebojme se popularisovat i partitury! Nelekejte se tohoto vývoje! Má delší tradici, než si myslíte. Nedělejte z tvůrčí muzikantské dílny čarodějnou kuchyni! Nenapodobujte v tom směru středověké polyfoniky, kteří si prve partitura většinou na jedné nebo dvou řádcích psali jenom potají, aby měli jasnou představu o propletání hlasů, ale kteří je pak páli a účinkujícím vždy rozdávali jenom party, čímž vzbuzovali dojem nimořádné velikosti svého umění! Když pozdější doba vydala bez jejich vůle, a pravděpodobně v rozporu s jejich vůlí, partitury dodatečně sestavené z partů, nic neubrala jejich slávě, jež byla tak tajuplně vyrobena na kostelních kárech — naopak naučila nás tím více je milovat.

Václav Fiala

## A PARTITURA

prý jím dokazují, že laikové mají hudební skladbu poslouchat bez jakýchkoli pomocí, najisto však bez partitury, neboť ta prý jejich celkové vnímání jenom oslabuje a příliš je připoutává k jednotlivostem. Ježto jde opravdu o problém, který může zajímat větší počet čtenářů, pokusíme se v tomto čísle a snad ještě v některém čísle příštím naříkati odpověď a poučit více méně bezbolešně o různých tajemstvích notového zápisu i toho, kdo snad nehodlá jít stejnou cestou jako taatelé, kteří se na nás obracejí.

dokonce jisté představy o ostatních notových vžitých značkách a slovních předpisech, pak se nemusí bát vztu do ruky partitury. Každý začátek jest ovšem těžký. Budiž zde konečně poznámenáno, že myslíme stále na t. zv. kapesní partituru, která je k takovým studijním účelům vydávána, nikoli na ony folianty úctyhodných rozměrů, sloužící dirigentovi k řízení celého orchestru.

Má však vůbec smysl dávat do rukou laikovi, jenž nemá rádou studijní přípravu, do ruky partituru, když ji bude vždy rozumět jenom nedostatečnou měrou? Není to marné počinání? Nevysmějte se takovému nešťastníkovi, zoufale hledajícímu na stránkách partitury ztracenou souvislost poslechu, skromný, poctivý muzikant, jenž


nii D-dur. Nadšení po finale druhé symfonie bylo takové, že obecenstvo nechtělo opustit sín a vytvářelo tleskalo, až Sir Thomas Beecham použil listi a předstíral, že chce promluvit k obecenstvu. Posluchači se skutečně utišili, ale dirigent se jim omluvil, že se nečítí povolán k řečnickým výkonům a že po druhé vůbec mluvit nechodi.

Anglický tisk otiskl v jubilejných dnech mnoho oslavových článků a pozdravů, adresovaných do skromného rodinného domu ve finské Ainole. Kritika opětne důrazně podtrhla, že považuje Sibelia za jednoho z největších mistrů všech dob. Z mnoha souhlasně vyznávajících posudků citujeme zde několik vět, které napsal po prvním slavnostním londýnském koncertu hudební kritik Ralph Hill v „Daily Mail“ dne 13. prosince: „Přečetní hudebníci se shodnou v názoru, že Sibelius je více než pravděpodobně největší postavou v hudbě našich časů. Kdyby něčím jiným — vždy bude žít svými symfoniemi a symfo-

nickými básněmi. Někteří vnímaví kritikové prohlašují, že je pravým nástupcem Beethovenovým jako symfonik. Já bych řekl, že je jedním ze dvou a že tito dva jsou jediní.“
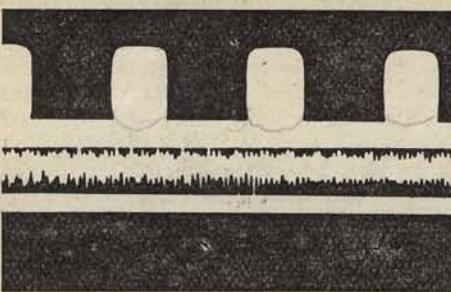
## Episoda

Londýnský „Observer“ v předevečer Sibeliho jubilea v obsáhlé studii o finském skladateli vzpomněl, jak roku 1907 přijel do Helsinek tehdy vsemocný ředitel vídeňské opery a oslavovaný průkopník moderní hudby — Gustav Mahler. Byly mu prokazovány před koncertním vystoupením i po něm všechny pozity a Mahler opravdu prý vystupoval jako zástupce starých kulturních tradic na evropské periferii, který pro její začátečnickou hudbu může ve světových centrech něco vykonat. Když mu byl představen Sibelius, Mahler se ho s blahosklonnou shovívavostí otázal: „Co si přejete, abych od vás dirigoval?“ — Nato Sibelius: „Nic!“



## Studený spoj

Jistě jste se častokrát potrápili s hledáním skryté chyby ve svém výrobku. Námaha i trápení byly však vyváženy zkušeností z práce a radostí z konečného úspěchu, když jste chybou odkryli. V této rubrice vám budeme předkládat k řešení záhadu jiného druhu, ale stejně užitečné jako zábavné. Náměty dodávají čtenáři v dotazech naší technické poradně. Mohou to klidně činit dál; věřme, že prospěch bude všeobecný. A zde je první hlavolam:

V jednom obchodě jsem zahlédl thermoelektrický ampérmetr s rozsahem 0,1 A. Prodavač mi jej ochotně ukázal; když jsem shledal, že jde o přístroj skoro nový, s nepoškozeným th.-e. křížem, jehož ručka nikde nevázla a „držela nulu“ i při volném otáčení v různých rovinách, zeptal jsem se na cenu a zkrátka jsem si jej nesl domů. Jak jej rychle vyzkoušet? Nejprve jsem jej zařadil do anodového obvodu koncové AL4 ve svém zesilovači, a hle, ukázal správný proud 36 mA. Pak jsem jej připojil přes kondenzátor a odporník 7000 Ω přes primární výstupní transformátoru, odpojil od sekundáru obvod kmitačky reproduktoru a vybudoval AL4 tak, až už střídavý proud, který teď samotný ampérmetrem protéká, dálé nestoupal. Naměřil jsem 24 mA, což dává spolu s odporem 7000 Ω výkon

$$I^2 \cdot R = 0,024 \cdot 0,024 \cdot 7000 = 4,03 \text{ wattu.}$$

I to je přiměřené. Chtěl jsem vyzkoušet ampérmetr i v další části stupnice a proto jsem jej odpojil, na původním místě ponechal jen odporník a kondenzátor, kdežto ampérmetr jsem zařadil těsně k anodě elektronky. Pak jím protékalo současně 36 mA stejnosměrného proudu a 24 mA proudu střídavého (efektivní hodnota; th.-e. ampérmetr udává vždy efektivní hodnotu). Ručička se však vychýlila jen na 43,5 mA, místo na 60 mA a dál nešla, i když jsem se pokoušel zesilovat proud dalším přidáváním signálu, při němž jinak byl přednes zesilovače naprostě skreslen. Sdělte mi urychlěně, je-li možné, aby takový přístroj ukazoval správné témaře do polovice stupnice a dál by valdny. Prodavač v obchodě je můj známý, snad by mi ampér-

metr vyměnil, byl dosti drahý a nerad bych vydal peníze za přístroj porušený.

Vás

A. M. Ater.

Ctenáři, kteří chtějí brousit svůj důvtip, nechtějí si lámat hlavu, kde byla chyba; v přístroji, v pokuse nebo jinde. Ostatní jistě bude zajímat rozřešení; aby věc byla napínající, otiskneme je však až v příštém čísle.

## Televizní služba v Anglii

V Anglii má v nejbližší době začít televizní vysílání současně ze šesti stanic. Byl již jmenován ředitel této vysílací služby. Vysílán bude všemi stanicemi stejný pořad pravděpodobně po celý den. Rozdělení stanic je takové, že asi 70% země bude moci zachytit televizi. Vysílat se má za stejných technických podmínek jako před válkou (405 rádkový systém), takže zakoupené televizní přijímače, kterých je v Anglii asi 20.000, mohou být použity. Toto řešení je v souhlasu s doporučením komise, která byla ustavena roku 1943, aby studovala problém televize po válce. Event. přechod k výceřadkovému systému a jiným technickým zlepšením bude proveden až později, až snad dojde k mezinárodní normalisaci těchto hodnot. Anglický způsob, který používá 405 rádek, nepřipouští televizní promítání na velkých plochách, což je jedním z jeho nedostatků. Průmyslu dává se touto úpravou termín ke studiu těchto problémů a k přípravě vhodných a dokonalých přijimačů.

MI.

## Pozor na podžavování

Dr. J. N. nám sdělil tento poznatek. Sestříjil si dvoulampový do skřínky DKE podle RA č. 9—12/1945, s kondenzátorem 1mF místo žhavicího odporu pro 220 V a shledal, že pracuje bez jakékoliv změny, tedy i bez výměny kondenzátoru ve žhavicím obvodu, při napětí 120 V. Tato neocenitelná universálnost nevytrvala však dlouho, neboť asi za půl hodiny přijímač oněměl a zkouška elektronek prozradila, že obě RV 12 P 2000 ztratily emisi. Upozorňuje na tuto dosti draze zaplatenou zkušenosť ostatní čtenáře, pokud by byli na klonění věřit, že podžavení nemá trvalých následků.

## NA VŠECH VLNÁCH

24. prosince 1945.

V poslední době si několik čtenářů stěžovalo na špatný poslech na krátkovlnných pásmech. Bohužel, nejsou sami. Zima s sebou přináší všeobecné zhoršení poslechu na všech krátkovlnných pásmech, ale nejvíce jsou postižena pásmá nejkratší, a je nyní skoro každodenním zjevem, že po setmění i signály silných stanic na těchto pásmech úplně zmizí. Nesvádějte proto vinu vždy na svůj přijímač, není to tentokrát jeho vina, a můžete se stát, že vám druhý den přinese krásné překvapení v podobě nějakého vzácného DX-U. Stává se totiž, že i na nynější pouště v krátkých vlnách se přece jen najde nějaká oasa, jako se našla 20. prosince po 22.00 hod., kdy se mezi 45 a 48 metry objevilo šest středoamerických stanic a to dvě Ciudad Trujillo (Dominikánská republika), dvě Bogota (Colombia), Radio Pernambuco (sever, Brazílie) a Radio National de Peru, všechny v dostatečné síle a s dobrou srozumitelností. Bohužel, všechny velice šetřily údaje o vlnové délce a značce, takže identifikace je jenom kusá.

Pan Pospíšil z Brna nás upozornil na stanici, pravděpodobně americkou, kterou poslouchá v poledních hodinách na 41 m. Podle jeho dalších údajů našel jsem tu stanici na 41,33 m. Hlási se „KOFA Army Forces Radio Service Salzburg and Linz“. Je to stanice amerických okupačních oddílů v Rakousku.

V listopadu poslouchal p. Skácel v Kyjích u Prahy stanici PRL8 Rio de Janeiro (11,720 kilocyklů) a Montevideo, Uruguay. O obou stanicích byla zmínka již v minulém čísle. Jejich příjem během prosince se však značně zhoršil a stanici z Montevidea je slyšet jenom zřídka kdy.

Na 49 metrech je ve večerních hodinách velice pěkné slyšetí krátkovlnný vysílač Praha, podle sdělení pana Staňka z Prahy-Nuslí dokonce na dvou místech. Pravidelné pokusné krátkovlnné vysílání je však dosud jenom na kmitočtu 11.820 kc/s od 18.45 do 19.55 SEČ pro Lužické Srbstvo, Rusko a Francii, a na 9625 kc ve 20.05 až 24.00 SEČ pro Jugoslavii, Bulharsko, Španělsko a Anglii. Přestávky mezi jednotlivými pořady jsou vyplněny přenosem programu středovlnného vysílání. Je tedy na 49 metrech slyšetí harmonická vlna.

Večerní české vysílání z Londýna bylo posunuto, pravděpodobně pro kolisi s českým vysíláním z Ameriky, na dobu od 21.30 do 22.00 SEČ. Je vysíláno na vlnách 31,5 m, 41,49 m, 41,75 m, 49,1 m a na střední vlně 307 m.

Ve 14.00 SEČ „Amerika volá Československo“ vysílá kromě stanic amerických také stanice londýnského rozhlasu na vlnách 19,91 metru, 23,3 m, 31,5 m a 41,75 m.

Radio Dakar (41,67 m) vysílá večer do 22.25 SEČ.

Finský vysílač v Lahti (31,58 m) je slyšet v odpoledních hodinách. Je však značně rušen sousedními stanicemi.

RP 1658.

Negativ stereofonického záznamu ukazuje ne-souměrný tvar, jak je to v souhlase s různou silou a fází signálů v jednotlivých mikrofonech.

## PLASTICKÝ ZVUK A BAREVNÁ GROTESKA na výstavě 50 let kinematografie

Dne 20. prosince byla v Praze, v budově Umělecko-průmyslového musea otevřena výstava „50 let kinematografie“. Poskytuje návštěvníkům bohatý přehled vývoje filmové techniky od začátků na sklonku minulého století přes období bouřlivého rozmachu po minulé válce až po dnešek. Snímky, modely a původní staré přístroje upoutají stejně jako plakáty a podobizny dávno viděných filmů a herců jmen kdysi zvučných. Ukázka ateliérového interiéru pro filmovou scénu, jak se stavěl kdysi a jak dokonale vytváří iluze skutečnosti dnes, znázorňuje výrobu kreslené grotesky, vzor zvukového biografu, jsou středem výstavy, kterou uzavírá malá předváděcí síně, kde návštěvníci shlédli krátký film z barrandovských ateliérů, s dvojitým stereofonickým záznamem. Zvuk byl přijímán dvěma mikrofony, každý mikrofon má svůj záznam, který se ve zvláštním dvojitém buďci zvuku snímá a vede přes samostatné zesilovače do dvou reproduktorových soustav, umístěných po stranách promítací plochy. Tím se má dosáhnout plastického přednesu, při němž divák rozseznává i směr slyšeného zvuku, jako ve skutečnosti. Občas mohli návštěvníci shlédnout ukázkou naši nové tvorby v oboře barevného filmu na námět po-hádky „Zasadil dědek řepu“. Barvy i krásné obrázky známého ilustrátora dětských knížek Jiřího Trnky reprodukuje barevný film agfa-color velmi věrně, zvuk je rovněž zdářile naznamenán, pohyb však nedosahuje plnulosti amerických grotesek a prosté zpracování jednoduchého námětu sovta upoutá dospělého diváka. Také zvuk a hudba měly by se těsněji přimykati ke groteskní náplni filmu a z ohledu na vývoz vypuštěnou řec snad by bylo účelné nahradit zvuky hudebních nástrojů. Dosážený výsledek i tak značně předstihuje naše dosavadní kreslené filmy, a to je spolu s vynikajícími spolupracovníky zárukou dalšího rozvoje a úspěchu kresleného filmu čs. výroby, který může být cennou složkou našeho zahraničního obchodu.

• Jak oznamoval rakouské listy, bude ve Vídni zkrátka onět zahájena ve větším rozsahu výroba gramofonových desek. Za tím účelem byla založena nová gramofonová společnost Kanitol, která siednala iž smlouvy o nahrávání s četnými rakouskými umělci.

• Výrobce gramofonových desek v USA, Decca Recording Comp., uvádí nový způsob nahrávání, který je označen ffr (vysokofrekvenční nahrávání). Je revolucí v gramofonovém průmyslu, poněvadž desky takto nahrané předčí vše dosavadní a po první se dosáhne reprodukce s gramofonové desky, předčí přednes normálního přijímače. Dá se to srovnati s revolucí, která byla před 20 lety, kdy se přešlo od mechanického nahrávání k elektrickému. Nový způsob má velké výhody, i když je přehráván normálním gramofonem. Podstatně lepší výkon je ovšem při přehrávání na gramofon speciálním.

## Anglické zkratky

V anglicky psané literatuře, zejména v odborných časopisech, setká se čtenář zhusta se zkratkami, jejichž význam nezná a musí je odhadovat z textové souvislosti. Uvádíme je zde v přehledu, aby naši čtenáři byli připraveni na přísliv cizí literatury, jehož se snad už brzy dočkáme.

- A.C. — Alternating current — střídavý proud (napětí).  
 Acc. — Accumulator — akumulátor.  
 AE. — Aerial — antena.  
 A.F. — Audio frequency — nízký (tónový) kmitočet.  
 A.F.C. — Audio frequency choke — nízkofrekvenční tlumivka.  
 A.F.T. — Audio frequency transformer — nízkofrekvenční transformátor.  
 A.G.S. — Automatic gain stabiliser — automatické řízení citlivosti.  
 Amp. — Amplitude — amplituda.  
 A.V.C. — Automatic volume control — automatické řízení citlivosti.  
 B. of T.U. — Board of Trade Unit — kilowattthodina.  
 Cac. — Capacity anode to cathode — kapacita mezi anodou a kathodou.  
 Cag. — Capacity anode to grid — kapacita mezi anodou a řídící mřížkou.  
 Cak. — Capacity anode to cathode (amer.) — kapacita mezi anodou a kathodou.  
 ect. — Circuit — obvod.  
 C.F. — Cathode follower — zesilovač vázaný z kathody.  
 Cgc. — Capacity grid to cathode — kapacita mezi řídící mřížkou a kathodou.  
 Cgk. — Capacity grid to cathode — totéž.  
 C.O. — Cut off — začátek charakteristiky „ustříhnut“.  
 C.R.O. — Cathode ray oscilograph — kathodový oscilograf.  
 C.R.T. — Cathode ray tube — kathodová trubice.  
 c/s — Cycles per second — cykly za vteřinu.  
 C.W. — Continuous wave — nemodulovaná vlna.  
 D.C. — Direct current — stejnosměrný proud (napětí).  
 D.D. — Double diode — dvojitá dioda.  
 Det. — Detector — detektor.  
 D.F. — Direction finding — určování směru (směrová antena).  
 D.H. — Directly heated — přímo žhavený.  
 E. — Earth — země.  
 E.M.F. — Electromotive force — elektromotorická síla.  
 E.M. — Electro-magnetic — elektromagnetický.  
 f. — Frequency — frekvence, kmitočet.  
 F.M. — Frequency modulation, -ed — kmitočtová, frekvenční modulace.  
 F.S.D. — Full scale deflection — odchylka přes celou stupnici.  
 G. — Galvanometer — galvanometr.  
 G.B. — Grid bias — předpětí.  
 Gen. — Generator — generátor.  
 H.F. — High frequency — vysoký kmitočet.  
 H.F.C. — High frequency choke — vf. tlumivka.  
 H.F.T. — High frequency transformer — vf. transformátor.  
 H.P.D. — Horizontal polar diagram — horizontální polární diagram.  
 H.T. — High tension — vysoké napětí (většinou stejnosměrné).  
 Ia. — Anode current — anodový proud.  
 I.C.W. — Interrupted continuous wave — přerušovaná nemodulovaná vlna.  
 I.D.H. — Indirectly heated — nepřímo žhavený.  
 I.F. — Intermediate frequency — mezifrekvenční.  
 I.F.T. — Intermediate frequency transformer — mf. transformátor.  
 Ig. — Grid current — mřížkový proud.
- Ind. — Indicator — ukazatel, indikátor.  
 Is. — Screen current — proud stínící mřížky.  
 Isup. — Suppressor current — proud brzdící mřížky.  
 Kc/s — Kilocycles per second — kilocykly za vteřinu (kc/s).  
 K.W.H. — Kilowatt-hour — kilowattthodina.  
 L.F. — Low frequency — nízký kmitočet (nf.).  
 L.F.C. — Low frequency choke — nf. tlumivka.  
 L.F.T. — Low frequency transformer — nf. transformátor.  
 L.O. — Local oscillator — místní oscilátor.  
 L.T. — Low tension — nízké napětí (většinou stejnosměrné).  
 Max. — Maximal — nejvyšší.  
 Mc/s — Megacycles per second — megacykly za vteřinu.  
 Min. — Minimum — nejnižší.  
 M.O. — Master oscillator — řídicí oscilátor.  
 M.V. diode-Mercury vapor diode — dioda s rtuťovou parou.  
 Neg.ve — Negative — záporný.  
 O.C. — Open circuit — pferušené spojení.  
 Osc. — Oscillator — oscilátor.  
 P.A. — Power amplifier — zesilovač výkonu.  
 P.D. — Potential difference — rozdíl potenciálu, napětí.  
 Pos.ve — Positive — kladný.  
 Pot. — Potentiometer — potenciometr.  
 P.P. — Push-pull — dvojčinné zapojení.  
 P.P.A. — Push-pull amplifier — dvojčinný zesilovač.  
 P.R.F. — Puls recurrence frequency — kmitočet impulsů.  
 P.W. — Puls width — šíře impulsu.  
 Rect. — Rectifier — usměrňovač.  
 R.F. — Radio frequency — vysoký kmitočet (vf.).  
 R.F.C. — Radio frequency choke — vf. tlumivka.  
 R.F.T. — Radio frequency transformer — vf. transformátor.  
 R.M.S. — Root mean square — efektivní hodnota.  
 R.T. — Radio telephony — radiotelefonie.  
 Rx. — Receiver, to receive — přijímač, přijímat.  
 S.C. — Short circuit — krátké spojení.  
 Scr. — Screen, screening — stínící mřížka, stínění.  
 S.F. — Supersonic frequency — mezifrekvence vyšší než zvuk.  
 S.F.T. — Supersonic frequency transformer — mf. transformátor.  
 S.G. — valve — Screen grid valve — tetroda.  
 Sup. — Suppressor — brzdící mřížka.  
 Sync. — Synchronisation — synchronování.  
 T. nebo t. — Time — čas.  
 TATG. osc. — Tuned anode tuned grid osc. — oscilátor s laděným mřížkovým i anodovým obvodem.  
 TATX. osc. — Tuned anode crystal grid osc. — oscilátor s laděným anodovým obvodem a krystalem na mřížce.  
 T.B. — Time base — časová základna.  
 T.P.D. — Terminal potential difference — napětí na svorkách, svorkové.  
 TPTG. osc. — Tuned plate tuned grid osc. (amer.) — oscilátor s laděným mřížkovým i anodovým obvodem.  
 TPTX. osc. — Tuned plate crystal grid osc. (amer.) — oscilátor s laděným anod. obvodem a krystalem na mřížce.  
 T. & R. — Transmit and receive — vysílání a poslech.  
 Tx. — Transmitter, to transmit — vysílač, vysílati.  
 U.H.F. — Ultra high frequency — velmi vysoký kmitočet.  
 U.S. nebo Us. — Unseivable — nespravitelné, neupotfebitelné.  
 Va — Anode voltage — napětí na anodě.  
 Vg. — Grid voltage — napětí na mřížce.

- V.H.T. — Very high tension — velmi vysoké napětí (vv.), většinou stejnosměrné.  
 V.P.D. — Vertical polar diagram — vertikální polární diagram.  
 Vs. — Screen voltage — napětí na brzdící mřížce.  
 Vsup. — Suppressor voltage — napětí na brzdící mřížce.  
 V.V.M. — Valve voltmeter — elektronkový voltmetr.  
 W.M. — Wavemeter — vlnoměr.  
 W.T. — Wireless telegraphy — bezdrátová telegrafie.  
 X-rays — X-rays — Roentgenovy paprsky.  
 X-tal — Crystal — krystal. M. Bauer.

## Z REDAKCE

Je naši milou povinností poděkovat za početné projevy čtenářů „Radioamatéra“, trvající od třízivých dob předkvětnových až po dnešek. Ať to byly jen lístky, reklamující zaslání, hodnotné příspěvky pro list nebo jeho dílu i jiné reálné pozornosti, ale i dopisy uznale nebo kriticky hodnotící obsah našeho časopisu, všecky nám působily radost především tím, že dokládaly a potvrzovaly živý a opravdový zájem o naš list, jehož si cenně nejvíce. Vynasnažíme se, aby i náříště brali naši přátelé svého „Radioamatéra“ do rukou s takovou láskou, s jakou jej my při ně připravujeme.

X

Cinnost naší technické poradny nebyla přerušena, ač jsme pro nával jiné práce nemohli nabídnout její služby svým přátelům. Jednoduché otázky rádi zodpovíme bezplatně za náhradu poštovních výloh. V případech složitějších prosíme o přiložení režijní částky Kčs 10.— na úhradu výloh.

X

Data elektronek, tak, jak se nám podařilo je získat, sdělujeme i nadále za částku Kčs 7.— za první a po Kčs 5.— za další, zádaná současně. Příslušnou částku nechť zájemci připojí ve známkách k dotazu. Nemůžeme-li využíti, vracíme Kčs 5.— za každou elektronku.

X

Protože i starší stavební plánky dáváme kopírovat nyní, kdy kopie i naše režie stoupaly, jsme nutni zvětšit cenu plánků ze všech předchozích ročníků o polovici. Prosíme objednatele, aby k tomu přihlíželi při zaslání příslušných částek.

X

Na rozdíl od zpráv ze západu, kterých nám dochází stále více, dostáváme velmi málo zpráv z SSSR. Prosíme proto čtenáře, kteří by nám mohli v tomto ohledu pomoci, aby tak učinili. — Dopus, který jsme zaslali těsně po loňském květnu redakci ruského radioamatérského časopisu „Radio Front“, vrátil se s označením, že list nevychází.

X

S potěšením zaznamenáváme „příspěv“ cenných příspěvků od přátel našeho listu, které vydatně přispěly k obohacení obsahu tohoto čísla. Svědčí to o kladném vztahu k zájmům naši pospolitosti a o upřímné snaze přispět skutkem k rozvinutí oboru, za režimu okupantů potřáhaného. Redakčním spolupracovníkům dovolí tato pomoc věnovat více času práci v dílně na vývoj vzorů pro amatérskou výrobu i sestavování příslušných návodů, což považují za svůj hlavní úkol.

X

Okolnost, že více než dříve musí nyní amatér kombinovat a vymýšlet náhrady a náhražky za součásti v návodech, vede naše autory k jejich úpravě odlišné od dřívější. Na místo seznamů součástí a schéma s obecnými hodnotami udáváme velikosti součástek přímo ve schématu s potřebnými do-

plníky v textu, a věříme, že seznam pro nákup a ještě častěji pro výměnu materiálu sestaví si čtenář podle této hodnot sami. Tento způsob považujeme však za prozatímní a jakmile bude trh rovnoměrně zásoben alespoň základním materiálem, přejdeme k původní úpravě s podrobným, po případě výkladem opatřeným seznamem součástí.

X

Chybí nám spolupracovníci v tiskárně, knižnici i expedici, chybí nám i obálky pro balení sešítů; proto nechť naši přátelé odpustí, že dostávají svůj výtisk o týden až deset dní později než je oznameno vyjítí příštího čísla. Potíže pomalu, ale přece úspěšně překonáváme a věříme, že v rozumné lhůtě začne tento list vycházet stejně přesně, jako celá dřívější léta.

## NOVÉ KNIHY

### ELEKTROTECHNICKÝ OBZOR

Č. 17-18, prosinec 1945. — Grafická integrace jako doplněk metody konformního zobrazení; Ing. J. Hak. — Počáteční napětí stejnosměrné korony; Ing. dr. Josef Stenzl. Jak pracuje teplárna; C. Macháček. — Použití karbinolového klhu při montáži a opravách elektrotech. výrobků; Ing. Topolnický.

## OBSAHY ČASOPISŮ

Radio Engineers' Handbook  
by Frederik Emmons Terman Sc. D.  
Mac Craw Hill Co. 1943.

Stěžejním vědeckým dílem z oboru radiotechniky byla v anglické literatuře známá Termanova kniha Radio Engineering, vydaná již v roce 1932, a nyní po době, kdy jsme byli zbaveni styku s angloamerickou literaturou, dostává se nám do rukou nový spis téhož známého autora, vědecký přehled radiotechniky, vydaný v roce 1943 v Americe. Na 1019 stránkách a v 13 rozsáhlých kapitolách podává autor úplný přehled celého oboru radiotechniky, doplněný novými poznatkami, které přinesla válka.

Prvých 24 stránek zaujímají matematické tabulky, potřebné pro radiotechnické výpočty. Následuje podrobný rozbor a teorie elektrických okruhů. Přesto, že zaujmá přes 250 stránek a je přehledná a velmi podrobná, kladou na čtenáře velmi značné požadavky, protože podle nového amerického způsobu přináší výsledky, aniž udává odvození, jak jsme zvykli. Důležitou kapitolou je teorie vodičů, která tvoří podklad pro pozdější teorii duálních oscilátorů a klystronu. V oddílu o vakuových lampách a elektronkách je probrána teorie celé elektronové optiky, přinášející neobyčejně množství nových poznatků, hlavně o učelné vnitřní konstrukci elektronek s ohledem na zádanou charakteristiku. Pro řešení elektronových zesilovačů používá autor ve zvýšené míře diagramů a nomogramů, a výsledky kontroly jenom závěrečnými formulami. Oscilátory jsou probírány schematicky na základě zjednodušených diagramů. Velmi přehledně jsou všecky hlavní typy oscilátorů uvedeny soustavou typických schemat. Zvláště kapitola je věnována generátorům ultra-krátých vln, klystronu a neobyčejně výkonnému magnetronu. Mnoho nových poznatků přináší rozsáhlé kapitoly o šíření vln elektromagnetických, o antenách a o radionavigaci, kde jsou uvedeny i nejnovější systémy navigační, jichž bylo užito v poslední válce. Celý spis je zakončen stručným přehledem měřicích metod, používaných v radiotechnice. Proti původnímu autorovu spisu z roku 1932 obsahuje nové vydání více než polovinu nového materiálu. Matematická stránka klade na čtenáře tentokrát zvýšené požadavky, a studium knihy není nikterak snadné. Na první pohled je patrné, jak jsme zůstali daleko za pokrokem, učiněným v Americe za

celou dobu války, a jak obtížně budeme nyní doplňovat své poznatky, abychom co nejdříve dosáhli světové úrovně, jakou jsme se před touto válkou mohli chlubit.

Ing. F. Milinovský.

Ing. Karel Tměj. Elektrárny na stožárech, stavba větrných elektráren. Upravil a doplnil Ing. T. Kyžlink. Vyd. nakl. Toužimský a Moravec v Praze, r. 1945. Formát 135×210 milimetrů, 172 strany, 49 obrázků. Brožov. výtisk za Kčs 48,-.

Po všeobecné části, věnované historii, rozdělení a zvláštním úpravám větrného motoru, jedná autor podrobně o teorii i praxi větrné elektrárenské k užitku těch, kdož si ji chtějí sami postavit. Už při listování nás upoutalo podrobné, přístupné a díky obrázkům a diagramům i velmi názorné vysvětlení všech technických tajů, s nimiž až dosud stavitelé domácích elektráren těžko zápolili. Je tu odvozen vzorec výkonu ideální vrtule při rychlosti větru  $v$  a průměru vrtule  $D$ :

$$N = 0,000 285 \frac{v^3}{D^2} (kW; m/s; m).$$

Také vlastnosti a druhy vhodných dynamek, regulační a zajišťovací zařízení, stavba stožáru atd. Zájemci jistě uvítali knížku s nadšením, jehož si obsahem i vzhornou úpravou plně zaslouží. Škoda, že nebylo možné doložit získanou zkušenosť reproducifik snímků autových prací.

P.

## PRODEJ · KOUPĚ · VÝMĚNA

Administrativní potíže, vznikající při dočasném účtování platů za inserci čtenářů v hlídce PRODEJ-KOUPĚ-VÝMĚNA, jak bylo dosud prováděno, vedou k nové úpravě této služby. Společně s objednávkou inserátu, jeho textem a úplnou adresou zadávajícího uvedenou v textu inserátu, je nutno napříště poslat i částku za inserát, která se vypočte takto:

Za prvních 40 písmen, rozdělovacích znamének a mezer mezi slovy . . . . Kčs 26,-.

Za každých dalších 40 písmen, rozděl. znamének i mezer, i nedokončených . Kčs 13,-.

Inserát, který má na př. 135 písmen, znamének a mezer, bude stát podle této sázky:

$$40 + 40 + 40 + 15 = 135 \text{ písmen atd.}$$

$$26,- + 13,- + 13,- + 13,- = 65 \text{ Kčs.}$$

Inseráty bez připojené, správně vypočtené částky nebudu otíštěny.

Objednatelé inserátu v této rubrice budou tedy ve vlastním zájmu:

1. psati stručně a účelně zkracovatí slova,
2. psati čitelně a uvádět plnou adresu,
3. posílat příslušnou částku společně s objednávkou inserátu.

Administrace „Radioamatéra“,  
insertní oddělení.

Dám elektromotor šestina HP, 220 V ~ 1 = za aku NiFe 10 až 40 Ah. Jan Holík, Kroměříž, Stoličkova 69. (pl.)

Koupím tovární mavometr, díl. oscilátor. V. Jeníkovský, Slaný 7. (pl.)

Koupím elektr. DCH11, DAF11, DL11. Fr. Smolík, Praha XII, Velehradská 19. (pl.)

Koupím veškeré měřicí přístroje. Bedř. Střecha, Běloves 145, p. Náchod. (pl.)

Permanentní reprodukt. 5 W, 15 W a 25 W prodám. Miroslav Fetter, Paskov, Bělská ul. č. 328. (pl.)

Koupíme DLL21, DAH50, příp. vyměn. za EF5, EF3 a pod. Skautský Radioklub, Prešov, Stalinova 71. Skautský domov. (pl.)

Prodám dva dynam. s výst., dva elektr. kond. po 32  $\mu$ F, tlumiv, duál, trafo 90 mA, stup. Chrystal s dub. chassis, AZ1, ECH3, EBL1, EF9, vše nepouž. Kčs 1900,-. Josef Tauš u firmy Šrouby Drdla, Praha II, Vodičkova číslo 41. (pl.)

Za perman. dynamik  $\varnothing$  26 cm dám KL4, KF4, EL11, AZ11, AC2, KB2, 506. Voj. Cikán J., Benešov, p. schr. 65/7. (pl.)

Koupím bateriovou jednočlánkovou v dobrém stavu. B. Řípa, Mělník III, čp. 286. (pl.)

Prádámi nebo vyměním elektronky DK21, UCL11, několik roč. RA, elektrotechn. a různé jiné knihy za elektr. DF21, DL21, AF3 a AK2 a gramomotor. B. Kouba, Novosedly n. Než. č. 86. (pl.)

Nabízím: asynchr. gramomotor 220 V, dyn. amp., různé elektr. serie A, E, i elektrolyty různ. kap. Potřebuji: D25, DAC, DCH, DDD, 2krát DF, DF26, též i jednotlivě. Ferd. Spáčil, Velké Prosenice u Přerova. (pl.)

Koupím sešity RA, kterýkoliv ročník, a jinou radiotechn. literaturu. Pište na Č. Budějovice, pošt. schr. 68. (pl.)

Dám elektronky: AK1, AK2, AC2, 2krát AF7, AF3, AD1, 2krát AL5, AZ1, AZ11, AZ12, EFF50, 2krát RV12P2001, calit. trial 120 cm, podle dohody za 2krát KC3, 2krát KL4 a dva calit. kond. 15 cm. L. Štěpančík, Rež, p. Klecany u Prahy. (pl.)

Koupím nebo vyměním elektr. Visseaux 6E8 MC nebo odpovíd. jinou s tímž spodem. Jar. Jeřábek, Nižkov 103. (pl.)

Vyměním: 4krát RV12P2000; potřeb.: DF22, KL2, KC3, GR12D6C, RL2P3, RL24T1, RL24P2, vibr. měnič 2,4 V, aku NiFe 2,4 volty. Tyto věci též koupím nebo dám za ně výměnu, případ. prodám: dva motory NSU 500 cm<sup>3</sup> (bez rychl. skříně), kompl. zapalování z mot. PUCH a dynamo 6 V, 50 W. Josef Otta, Bochoř, č. 129, pp. Vlkov-Škanovsko. (pl.)

Vyměním elektronku AK2 za AF7. Josef Novák, Praha XII, Stalinova 46. (pl.)

Koupím elektronky UY11, UCL11, nebo dám ECL11, AZ11. G. Sadílek, Ratiboř u Vsetína. (pl.)

Vymění elektr. serie D25, DCH, DC, DAC, KK2, KF4, KL4, AK1, EL3, AL4 za CL4, CY1, CY2, EBL, nebo ABL, AZ1, AZ11, EF11, EF9. Josef Lekki, N. Bohumín, Šimyčík, č. 22. (pl.)

Tovární radiomechanici: Nabízím stálé místo k vedení radiomechanické dílny. Hlase se mladší, kbité sily, znalé teorie i praxe v operačních superhetech pod zn.: „Nástup kdykoliv“ do adm. t. 1. (pl.)

Maturant (i zeměděl.), zručný techn. úředník (niž. šk.) a zřízenec do stát. věd. ústavu se mohou ihned nezáv. přihlásit. Inform. Dr. Uhlíř, Praha XII, Kouřimská 10. (pl.)

## Rídí a za redakci odpovídá Ing. Miroslav Pacák

Tiskne a vydává ORBIS, tiskařská, nakladatelská a novinářská společnost akciová v Praze XII, Stalinova 46. Redakce a administrace tamtéž. Telefon 519-41\*; 539-04; 539-06. Telegamy: Orbis-Praha.

„Radioamatér“, časopis pro radiotechniku a obory příbuzné, vychází 12krát ročně první středu v měsíci (změna vyhrazena). Cena jednoho výtisku Kčs 15,-; předplatné na celý rok Kčs 160,-; na půl roku Kčs 82,-, na čtvrt roku Kčs 42,-. Do ciziny k předplatnému poštovné; výši sdělí administrace na dotaz. Předplatné lze poukázati vplatným lístkem Poštovní spořitelny, číslo účtu 10.017, název účtu Orbis-Praha XII, na složence uveďte číselnou a úplnou adresu a sdělení: předplatné „Radioamatéra“.

Otisk v jakémkoliv podobě je dovolen jen s písemným svolením vydavatele a s uvedením původu. — Nevyžádané příspěvky vraci redakce, jen byla-li přiložena frankovaná obálka se zpětnou adresou. — Za původnost a veškerá práva ručí autoři příspěvků. — Otiskované články jsou připravovány a kontrolovány s největší péčí; autoři, redakce, ani vydavatel nepřijímají však odpovědnost za eventuální následky jejich aplikace.

Příští číslo vyjde 6. února 1946.