

RADIOAMATÉR

Casopis pro radiotechniku a obory příbuzné

6

Ročník XXV • V Praze 5. června 1946

OBSAH

Z domova i ciziny	136
Televise v barvách, soustava CBS	138
Theorie magnet. záznamu zvuku	140
Co je motýlový obvod	142
Měřicí přístroje pro ukv	143
Prostý zkoušec elektronek	144
Nové elektronky v USA	145
Piezoelektrické sluchátka	146
Suchý usměrňovač	147
Přímo žhavené elektrické pajedlo	148
Laciný děrovací přípravek	149
Voltmetrová pistole	150
Doutnavkový zkoušeč	151
Nový etalon napětí	151
Bateriová třílampovka s jedním obvodem	152
Jednolampovka pro 150 Mc	152
Doutnavka ladicím indikátorem	153
Vibrační měnič s W. Gl. 2,4 a	153
Přehled obvodů pro směšování nf. signálu	154
Identification friend or foe	155
Zajímavosti na deskách; Gabriel Fauré	156
Na všechn vlnách	158
Nové knihy, Obsahy časopisu	160

Chystáme pro vás

Jednolampovka pro všechny vlny do kapsy u vesty. • Standardní dvoulampovka a jakostní nf. část větších přijimačů. • Měření vf. proudů bolometrem. • Absorpční vlnoměr pro 100 až 60 000 kc/s. • Malý superhet s voj. elektronkami.

Plánky k návodům v tomto čísle

Třílampovka pro letní tábory, na baterie, s jedním ladicím obvodem, je n schema na formátě A3, Kčs 9,—. Plánek zaslal redakce Radioamatéra za částku, zaslávanou předem ve známkách a zvětšenou o Kčs 2,— na poštovní výlohy.

Z obsahu předchozího čísla

Praxe magnetického záznamu zvuku. Vlastnosti a použití suchých usměrňovačů. • O připojování dalších reproduktorů. • Problémy zreadlových kmitočtů u superhetů pro krátké vlny. • Cívkový karusel s šesti rozsahy. • Voltampérmetr pro tónové kmitočty. • Dvoulampovka pro amatéry, nové úpravy. Třílampovka na st. proud s dvěma ladicemi obvody a třemi rozsahy. • Bateriový zesilovač ke krystalec.

V letošním 3. čísle obrátili jsme se ke čtenářům s dvěma otázkami. První se dotýkala nově zaváděné hledky „Osvědčená zapojení“. Čtenáři měli rozhodnout, kterých zapojení je pro první čas nejvíce zapotřebí. Druhá otázka zjišťovala, zda máme volit jako příští námět naší knižní přílohy pokračování „Fyzikálních základů radiotechniky“, anebo přehled měřicích method a přístrojů s hlediskem praktické radiotechniky. — Naši výzvy se choptilo okrouhle dvě stě paděsát čtenářů a poslalo odpovědi stručné i obsažné. Nebylo lze jim všem odpovědět jednoznačně, a protože jde o věci, které budou zajímat i ostatní čtenáře, odpovídáme zde.

Pouhých 15 % zmiňovaných „poslanců“ obce přátel Radioamatéra žádalo pokračování FZR, 10 % se vyslovuje pro současné zpracování obojího námětu, zbytek hlasuje pro „Měření“. Tento výsledek jsme čekali; dokladem je, že jsme sami námět přednesli. Nebyla to tedy „stížnost na nezájem o FZR“, když jsme v předchozím čísle ohlásili vydávání „Měření“. Napak, vítáme přestávku, v níž můžeme pro FZR III dále sbírat zkušenosti a rozvíjet praxi na podkladě novinek ze zahraničí.

Otázku námětů pro „Osvědčená zapojení“ zodpověděla značná část čtenářů žádostí o schemata velkých přijimačů s dokonalým přednesem a velkým dosahem. To máme již dlouho v úmyslu a zdržuje jen nedostatek standardních součástek. Řada odpovědí vyzněla pro zesilovače všechn druhů, nahrávací přístroje, drobné stavebnice pro začátečníky. — Mnozí účastníci naší akce se však nedali omezit slovem „zapojení“ a zahrnuli nás pestřím přehledem námětů z oboru svého zájmu. Tak jsme tedy čtli v onech delších dopisech, že by jejich pisateli v Radioamatérku rádi nalezli výpočty a návrhy malých elektrických točivých strojků, úplná zařízení domácích elektráren, návody na motorky na vodu i páru, luppenkářský vibrační strojek, brousicí zařízení na prýtaky a ještě mnohé náměty jako doklady všeobecnosti zájmů domácího pracovníka. Věříme, že i tyto věci mají přímý vztah k domácí práci a prospívají technické výchově. Četné doklady prokazují oblibenost těchto námětů; z nejzřejmějších je právě to, že si jich čtenáři — žádají znova. Nechceme důsledně přehlížet, že se tato sbírka prací a námětů jmenuje Radioamatér; dokud však neožije v plné síle některá z proslulých tribun domácí práce mechanické, jistě nebude námitek proti tomu, abychom dopřáli občas místa i námětu neradiovému.

Náš dotaz pootevřel také více než obvykle ventil sdílnosti našich přátel, z nichž některí — ne s ledovou úpřítností oficiálních kritiků, nýbrž s upřímným a vřelým zájmem o naš list — psali i o tom, co bychom podle jejich úsudku v obsahu měli omezovat. Těchto projevů bylo tentokrát více a s různými stranami, a tu jsme se marně pokoušeli najít jejich výslednici. Napsal-li jeden „vynetezdlo“ zdolouhavou teorii, piše další „Vašim velkým závazkem je dátí theoretické základy oboru dorostu“. Prohlášení „budu do smrti přiznivcem krystalek a jednolampovek“ kropí studenou sprchou věta z jiného dopisu: „těch jednolampovek a dvoulampovek bylo

už opravdu dost“. A tak to jde v zajímavé směsici doleva i doprava, nahoru i dolů, a ani statistika, kterou jsme pro zajímavost z dopisu vytěžili, nedává jasný obraz, co si většina čtenářů nepřeje.

Nelze totiž ztrácat se zřetele, že čtenáři tohoto listu tvoří obec podstatně rozmanitější a s hlučněm rozvrstvením a rozdíly než kterákoli jiná zájmová skupina. A tu je jasné, že učni z radiotechnického závodu nebude vyhovovat totéž, co si rád přeče vyspělý technik. Kutilek s primitivním zájmem „aby to hrálo“ se sotva shodne s hlučněm, jemuž je osciloskop běžnou pomůckou. To jsou jen čtyři typické případy. Ve skutečnosti je jich mnohem více, a všecky mají dokonale vyvinuté krystalové hrany. „Nás je víc“, volá amatérský amatér. „My jsme důležitější“, připomíná pokročilý technik. A také ostatní hájí svou pravdu a přehližejí, že druzí mají zase jinou.

Mezi těmito vyhreněními typy stojí redakce a vydavatelství s úmyslem a povinností k žádnému z nich se neobrátit zády. Chceme pomáhat a sloužit všem, a tento záměr si vynucuje onu všeobecnost, která je základním rysem obsahu tohoto listu. Jeho rozsah je dnes už tak veliký, že se může dostat na každého, a jednoznačné náměty hledíme zpracovat tak, aby i ony vyhovely širokému okruhu zájemců. Proto mají theoretické články výsledky soustředěny v přístupných pravidlech a jednoduchých vzorcích, proto je i u krystalek trochu té nejprostší teorie. Čtenáři Radioamatéra nejsou totiž jen rozmaniti ve svém složení, jejich zájmy se také poměrně rychle mění. Studenti odborných škol postupují do vyšších tříd a konečně do životní praxe, krystalkáři přecházejí k jednolampovkám a od nich až k superhetům, a našim cílem je, aby jim stále Radioamatér vyhovoval a byl i po letech vydatným pramenem poučení.


Není to vždy úkol snadný. Leccos, co přečtete za několik minut nebo sestojíte za několik hodin, vyžádalo si dny a týdny ostré práce. Kolik úvah stojí rozhodnutí zapojení a volba součástek tak, aby z návodu mohl těžit co možná veliký počet čtenářů i při dnešním nedostupnému jakostnímu a všude dostupnému zboží. Jak těžko ziskáváme spolupracovníky, ochotné a schopné probrat daný námět pečlivě, poučené a přístupné. Jaký znatek působi záplava novinek z ciziny, s nimiž se i my musíme nejprve seznámit. Pro to vše není dnes snadné vyhovět čtenářům tak úplně, jak bychom si sami přáli.

Tyto okolnosti neuvedeme zde po pravé. Je však nutné seznámit i nové naše přáteli s věcmi, které odpovídají na otázky jak a proč o naši práci.

Proč je vůbec připomínáme? Ne proto, abychom byli litováni nebo omlouváni, neboť toho jistě není zapotřebí. Také ne proto, abychom umíleli čtenáře, kteří budou chtít přednест upřímný soud nad naší prací; za ten jsme vždy vděčni. — Jediným naším záměrem je zajistit dobrou vůli a snad i přátelskou pomoc lidí, kteří by jinak v přemíře kriticismu, v naší převratné době až příliš rozbujařeného, neviděli dosti jasné hlavní pohnutky naší práce: stálý a živý zájem o všecky třídy našich čtenářů a o jejich skutečný prospěch. P.

PROČ A JAK

Z DOMOVA

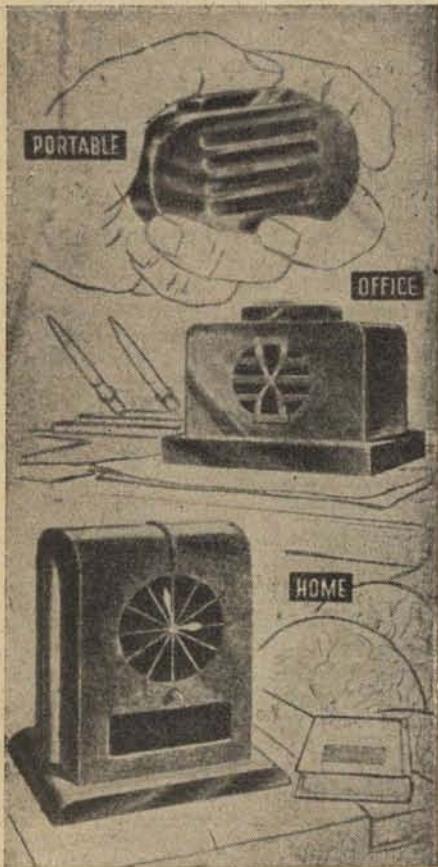

Prevrat ve stavbě hodin?

Na hořejším obrázku vidíte tři druhy přijímačů opravdu trpasličích, z nichž horší lze nosit v kapse u vesty. Při stisknutí knoflíku ozve se z miniaturního reproduktoru: je právě šestnáct třicet pět, a dále stručná předpověď počasí, důležité události poslední chvíle, varování při nebezpečí atd. Největší přístroj (na snímku dole) má vestavený normální elektrické hodiny, doplněné přijímačem, který hlásí čas slovy místo bitím. Jde o zařízení, přizpůsobené nové časové službě, která bude celé 24 hodiny vysílat v patnáctivteřinových intervalech přesný čas a zmíněná důležitá sdělení. Chystají je Američané. Kapacitní přístroj má vestavený drobné baterie, které při občasném použití vydrží velmi dlouho. Podobnou službu telefonní (ne radiofonní), zcela samočinnou, má již z dob před válkou Londýn, a také Švýcarsko, jak vědi posluchači Beromünstru z dřívějších dob. (Podle Radio Craft.)

Knihy na filmu

Za spolupráce jiných institucí zřídila britská lékařská společnost uprostřed války mikrofilmovou službu k fotografickému rozmnožování důležitých odborných děl, které za války vycházely v Evropě a jejichž získání ve větším počtu bylo obtížné. Důležité knihy byly stránka po stránce ofotografovány na kinofilm a zájemcům byly dodávány kopie zase v původním rozmeru. Tak vznikla sbírka více než milionu úplných reprodukcí, z nichž mnohé jsou unikáty, jež nemohou být vbrzku nahrazeny. Konec války neodsunul do pozadí význam této služby — Speciel Libraries and Information Service — neboť nedostatek publikací trvá, a nyní pravděpodobně mnohá díla nastoupí zpáteční cestu na evropskou pevninu v podobě fotografických kopí, aby doplnila i obnovila ochuzené vědecké knihovny.

Inf. transformátory, součástka obyčejně rozumná, byly za války v USA velmi zmenšeny. United Transformer Corp. dodává řadu, zvanou sub-ounce, která obsahuje vstupní, meziústupový, výstupní transformátor a tlumivku, každý o váze necelých 10 gramů. Uvádíme-li měrnou váhu železa skoro osm a mědi skoro devět gramů na krychlový centimetr, snadno si představíme, jak malé tyto transformátory jsou: $14 \times 16 \times 22$ mm. Kmitočtovou charakteristiku mají plus minus 3 dB od 200 do 5000 c/s, jádro ze slitiny hypermalloy, jsou impregnovány pro použití ve výšku a jako stověny pro trpasličí přijímače, přístroje pro nedosílňavé atd. Větší řada o váze asi 30 gramů (1 uncie) má již kmitočtovou charakteristiku přímou od 40 do 15 000 c/s.

Nový přístroj pro magnetický záznam zvuku vynutila a uvedla minulý měsíc na trh firma Brush Development Company. Místo drahého a chouloustivého ocelového nebo celuloidového pásku s rozptýleným železem používá pásku papírového, na kterém je slabý povlak koloidního železa. Pásek má šířku jako standardní 8 mm film a proto je možno v přístroji používat norm. 8 mm filmových cívek. Hlavní použití bude prý v domácích nahrávacích zařízení, protože však frekvenční charakteristika a dynamický rozsah jsou velmi dobré, najde jistě uplatnění i v rozhlasu; „sestříh“ programu se velmi zděnuší, protože pásek možno lepit obyčejným lepidlem na papír. Jedna cívka pojme 30 minut. program a je možné skoro neomezeně dlouhé použití. (Radio-Craft, března 1946.) -rn-

Chceste si koupit fm. vysílač? Firmy Western Electric, Westinghouse, Motorola, Sherron Electronics, Johnson a Collins jsou s to dodat okamžitě úplná fm. zařízení pro výkon 250 W až 50 kW. Typy do 5 kW jsou montovány do úhledně ocelové skříně veliké asi jako větší skříň šatní; chlazení je vzduchové. A cena? Cena je skutečně nízká, na př. 250 W fm. vysílač (úplné zařízení i s antenou) stojí jen 9600 dolarů. -rn-


OPĚT UKÁZKA účelně „okradené“ konstrukce: raménko s krystalovou přenoskou fy Shure, typ 97A. Bakelitové raménko s šikmo uloženou vložkou a stojánkem, který přes svůj prostý vzhled plně vyhovuje: nevklá se, chodí lehká, dovoluje zvětnout raménko téměř svisle vzhůru. Raménko je využíváno, tlačí na hrot jehly jen 30 gramů, tedy asi tolik, jako dosud nelehčí přenosky. Využití provádí „součástka za halíře“, totiž jednoduchá vlasníková pružina, kterou jsme na snímku označili p. Pro Američany není tato přenoska asi ničím zvláštním a platí za ni sotva víc než 3 až 5 dolarů. Náleží tedy k výrobkům laciným, a přece jak chytře je vyrobena, jak rychle se dá sestavovat a jak dobré může sloužit! Uvědomujeme si tu tím jasněji, jak se vyplatí hodně se mořit s návrhem a předběžnými zkouškami, a pak vyrábět dobře a levně hodnotné, trvale prodejně zboží.

NEJPROSTŠÍ SÍTOVÁ ZÁSTRČKA, jaká byla kdy sestrojena (nehledáme-li k domácím „konstrukcím“ ze dvou hřebíků a kousku dřeva). Skládá se z dvou přejnoduchých převíjejících kolíků podoby závlačky a z dvoudílné bakelitové kostry. Kostra při sešroubování zatlačuje kolíky do příslušných výrezů, současně přitiskuje konec vodičů pod jejich oušky a sevřením vodičů obroučkou střední části zajišťuje spojení proti tahu. Abyste zástrčka samovolně nerozšroubovala, je uvnitř na vrchním dílu (víčku) nad hlavičkami kolíků vroubkován, které brzdí rozvíráni. — Nejsme jisti, zda by tuto úpravu schválila i naše normalizační komise, věříme však, že je neskonale účelnější, vtipnější a lacinější než vecko, co se u nás pod jménem síťová zástrčka prodávalo a (bohužel) dosud prodává.

Zelezová jádra pro vf. cívky pro 100 Mc/s nabízí pod obchodní značkou SF firma General Aniline and Film Corp. Jádro má na 100 Mc/s činitel Q = 165, effekt. permeabilitu 2,17. Prq mf. transformátory 1600 kc/s je určeno jádro TH, které má činitel Q = 263 a permeabilitu 2,97. -rn-

Pro atomový výzkum zhotovila firma General Electric betatron, který může vyrobit až 100 milionů voltů. Přístroj váží 130 tun, je 8 m vysoký, 5 m široký a 15 m dlouhý, je umístěn ve zvláštní budově se stěnami 2,5 m silnými, které tvoří ochranu proti nebezpečnému záření. Na rozvaděči pro obsluhu přístroje je namontován měřicí přístroj, skutečně jediný svého druhu na světě — voltmetr, cejchovaný v megavoltach (1 000 000 V). (Radio-Craft, March 1946.) -rn-

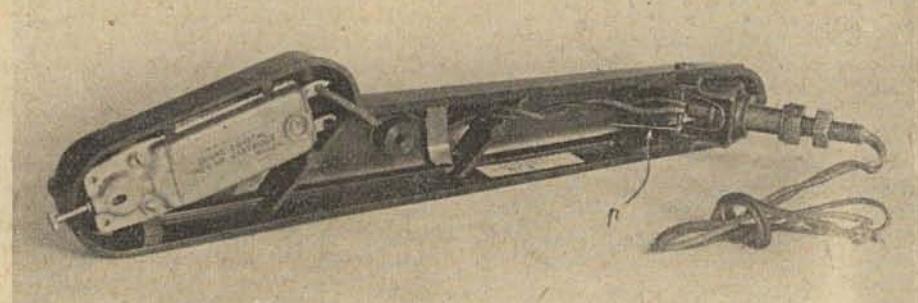
Američtí radioamatéři mohou si koupit soupravu 15 krystalů, deseti držáků, brusné pomůcky a návod k práci, podle něhož si sami dobrout své krystaly na žádaný kmitočet. Přesné změření kmitočtu krystalu provede týž dodavatel za 60 centů za jeden krystal.



Na rozdíl od dosavadních směrů, podle nichž konstruktéři elektrických měřicích přístrojů dávají přednost dlouhým a poměrně úzkým magnetům, zdá se, že v USA všež krátké a silné magnety z alnica a jiných nových slitin. Návrhem tvaru, materiálem a zpracováním se dá dosáhnout stejně stálosti, odolnosti vůči otřesům, změnám teploty jako u magnetů starých. Nadto dávají tyto magnety podstatně větší magnetickou indukci v mezíce a tím větší citlivost přístrojů. Proto už nejsou v USA zvláštností přístroje s 20 000 ohmy na volt.

Američtí amatérů dostali zase novou elektronku pro práci na ukv. Je to strmá miniaturní pentoda (prům. 20, délka 40 mm), která díky neobvykle malým vzdálenostem mezi elektrodami pracuje spolehlivě až do 350 Mc/s. Má neprůměrně žhavenou kathodu 6,3 V/0,175 A, poměrně nízké anodové a stínící napětí — 120 až 180 V, strmost 5 mA/V, vnitřní odporník 340—700 kilohmu a malou vstupní (4 pF) i výstupní (2 pF) kapacitu; je určena pro ukv zesilovače a směšovače, pro mf. zesilovače televizních přístrojů a pro odporné zesilovače se širokým pásmem pro měření přístroje (osciloskopu, elektr. voltmetry a pod.). Elektronku vyvinula firma Hytron. —rn-

TAKOVÝ REPRODUKTOR si mohou koupit američtí radioamatéři, nepochybne za částku závidění hodně nízkou. Je to výrobek značky Utah, typ VC 10 P; průměr kmitající části membrány 210 mm, od polovice její délky k okraji jsou čtyři žláby pro usnadnění kmitání střední části při vysokých tónech; lisovaný koš, jen přilepená střední membránka z olejového plátna kryje mezeru spolu s kouskem plstěné látky, kterou je zálepou střed membrány, takže reproduktor nepotřebuje obvyklou „košilkou“. Lisovaný koš s vyhnutím pro přilepení okraje střední membránky má bodově přivařenu horní přírubu magn. kostry, kroužkový magnet je spojen s přírubami nanešením několika desti velikých kapek cínu (viz snímek). Poddajnost systému je tak značná, že vlastní kmitočet membrány je 45 c/s. Ani jedna z věcí, které jsme na tomto reproduktoru viděli, není taková, aby jí nemohli použít i svými výrobními možnostmi naši výrobci k zlevnění a zdokonalení svých reproduktorů. Kéž by se to brzy stalo.

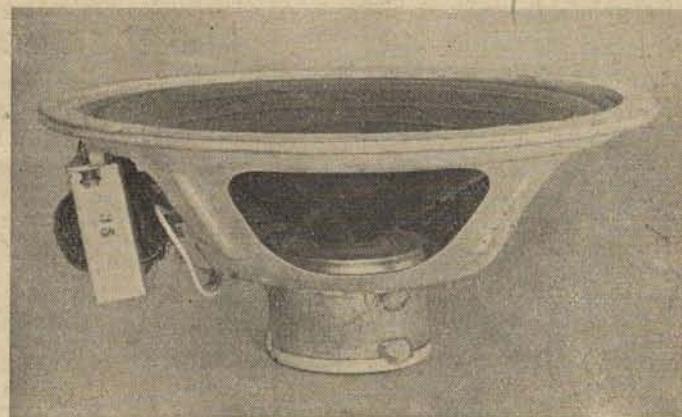

Pražský veletrh 15.—22. září

Pod záštitou čs. vlády uvidíme letos na podzim po několika letech přehlídku výroby zdejšího průmyslu, zejména také z oboru radiotechniky. V době, kdy se rozvíjí naše výroba, má pražský veletrh významný úkol: získat kupce našemu zboží, doložit prospešnost našich sociálních reforem a usnadnit získání potravin a surovin výměnou za naše výrobky.

Radar v přístavu


Liverpoolský přístav bude prvním přístavem na světě, který bude vystrojen radarem. Plány již značně pokročily a soudí se, že k uskutečnění dojde v nejbližší době.

Až bude zařízení uvedeno do provozu, budou moci jediný muž v každé době a za každého počasí kontrolovat každou loď v přístavu a přijíždějící do přístavu. I v noci, nebo za počasí, kdy kapitán nebude vidět ani před lodí, bude plavba lodi naprostě jasná pro obsluhovatele radarového přístroje. BIS

Tištěné radiové přístroje

Nemáme v úmyslu pojednávat o přijimačích a jiných přístrojích, jejichž popis je tištěn v knihách a časopisech k informování zájemců o radiotechniku. Jde skutečně o tištěné přístroje, nebo aspoň jejich podstatnou část. Ještě nerozumíte? Američané vyráběli za války veliké serie některých přístrojů tak, že na izolační, obyčejně keramickou, podložku spoje, odpory i malé kondenzátory prostě vytiskli vodivou barvou (patrně kolojdinným stříbrem nebo pod.). Tak se velmi zrychlila a podstatně zlevnila výroba montážních destiček. — Našince při tom napadá, jaká by to byla výhoda, kdyby tímto chytrým způsobem mohla redakce Radioamatéra upravit i své plánky, tak aby se k nim jen připojila antena, uzemnění, reproduktor, síl a zastrčky elektronky (protože i objímky by se přece musely dát tisknout), a už by přístroj hrál, anebo byste tvrdou gumou opravovali „kreslīškovou“ chybu. Copak o to, praxi v tištění bychom za pětadvacet let už měli, jen jak obejít ten zatrápený třetí rozměr a ovšem také jak sestavit barvu s různým odporem, ale také s permeabilitou na cívky a výstupní transformátory.

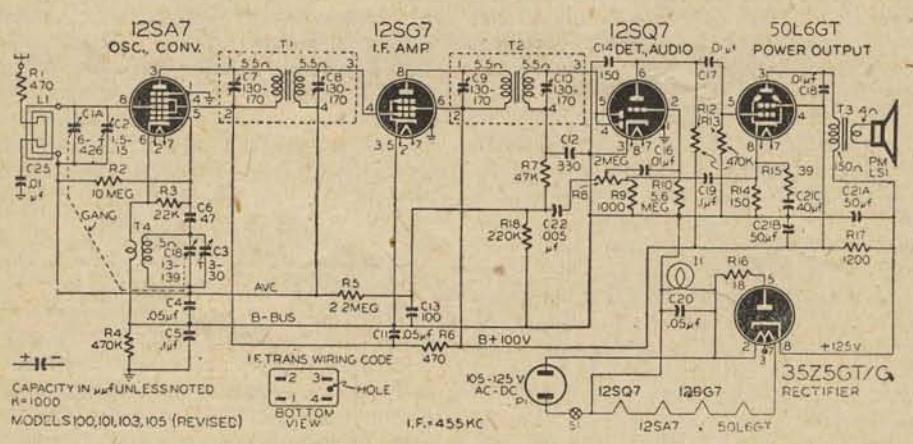
Nemůžeme se ubránit vzpomínce na staré zlaté časy, kdy byly objeveny dobré vlastnosti odporných zesilovačů, nebyly však ještě odpory v dnešním nadbytku, a radioamatéři pečlivě malovali tuší na kladívkový papír anodový pracovní odpór a mřížkový svod, a upravovali zisk škrabáním a tvrdou gumou. Tady máte předchůdce „tištěných“ přístrojů, a dokonce z Československa.



První přijimače mimořádné výroby v USA

uvedla na trh General Electric Co. (dosud bylo možno koupit jen t. zv. komunikační přístroje). Přijimač je 4+1 elektronkový universální superhet s rámovou antenou a jediným rozsahem 540—1600 Mc/s. Jako směšovače a oscilátoru používá hexody 12SA7, mf. zesilovač (455 kc/s) je osazen velmi strmou (5 mA/V) vf pentodou 12SG7. Na detekci je duodioda-trioda s vysokým zesilovacím činitelem 12SQ7 a jako koncový zesilovač strmá (9 mA/V) výkonná (Nmod. = 2 W) tetroda 50L6GT.

V zapojení, které je jinak celkem obvyklé, je zajímavý způsob získávání záporného předpěti pro vf elektronky. Cást stejnosměrného napěti, které vzniká průchodem mřížkového proudu pracovním odporem oscilátoru R_s , vede se odporem R_1 do obvodu automatiky vf zesilovače. Zde se vyfiltruje kondensátor C_1 , který současně dává obvodu potřebnou časovou konstantu. Ostatní odpory jsou voleny tak, aby na mřížkách vf, elektronku bylo potřebných 2,5 V, ale aby detekční dioda, z níž se odebírá i napětí pro automatiku, nedostávala téměř žádné ss záporné napětí. Ostatní

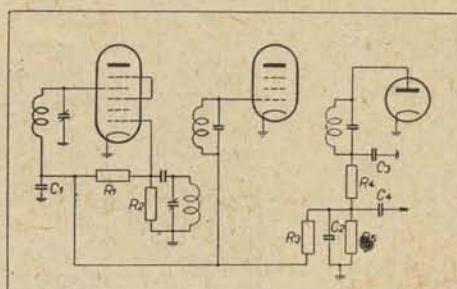

Odpory: $R_1 = 10 \text{ M}\Omega$; $R_2 = 22 \text{ k}\Omega$; $R_3 = 2,2 \text{ M}\Omega$; $R_4 = 47 \text{ k}\Omega$; $R_5 = 220 \text{ k}\Omega$.
Kondensátory: $C_1 = 50 \text{ nF}$; $C_2 = 100 \text{ pF}$; $C_3 = 330 \text{ pF}$; $C_4 = 5 \text{ nF}$.

podrobnosti tohoto vtipného zapojení jsou v připojeném dílcím schématu, kde jsou udány i hodnoty pro uvedené elektronky. Úplné zapojení obsahuje druhý obrázek, otištěný přímo z americké předlohy. Cena nebyla uvedena. (Radio-Craft, March 1946.)

Otakar Horna.

TELEVISE V PŘIROZENÝCH BARVÁCH

Nástin vývoje nové soustavy společnosti CBS

NAPSAL L. H. VYDRA (New York)

Dt P 621.397.5

Na vrcholu Chrysleraova mrakodrapu jsou namontovány dvě nové zvláštní antény pro televizi v barvách, vysílanou stanicí W2XCS společnosti Columbia Broadcasting System. Jedna z nich je patrná v kruhu, druhá je na opačné straně věže. Nová úprava vyžádává čtyřikrát větší energii, než kterýkoliv jiný televizní vysílač v New Yorku. Antény vysílají současně obraz i zvuk. Malé anteny na horní části věže přisluší delším vlnám televize černobílé, kterou rovněž vysílá společnost CBS.

na ultrakrátkých vlnách. To byla slibná novinka. Znamenala více místa na pásmech, (a radiotechnika potřebuje stále více místa) pro stále rostoucí počet televizních vysílačů, širší vlnová pásma, která jsou nezbytná pro jemnější členění obrazu a pro barvu.

Tento vývoj se stal příčinou nového rozporu. Velká část průmyslu jej uvítala s nelibostí. Nejprve se tvrdilo, že ultrakrátké vlny nejsou obchodní ani technicky výhodné. Uplatnil se starý argument (a s ním investice, prestiž i časový faktor), že pokusy přenášet televizi na nové, ještě kratší vlny, by oddálil pravidelné vysílání o neurčitou dobu nových nákladných pokusů. Televise se prý nesmí odkládat, a musí se rozvíjet postupně z předválečných standardů. Toto stanovisko zastávají známé podniky jako RCA, General Electric, Philco, Dumont Laboratories, z rozhlasových společností National Broadcasting Co. (NBC) a jiné. Druhá skupina zaujala opačné stanovisko: televise v nyňším stavu zásadně neuspokojuje a veřejnost by byla důkladně zklamána, zvláště když se prodalo hodně přijimačů. Radiový průmysl má proto opustit starý systém a jít směrem, naznačeným válečnými objevy. Vůdčím zastáncem a šifelem této myšlenky je rozhlasová společnost Columbia (CBS), která vysílá černobílou televizi již šest let a dále Westinghouse, Electric Co., Zenith Radio, Federal Telephone & Radio Corp., rozhlasový systém Yankee Network a jiné.

Tyto snopy byly rozpoutány brzy po vstupu Spojených států do války. Veřejnost se však o nich dovíděla až v roce 1944, kdy CBS vydala manifest, v němž oznamuje odpoutání od předválečných standardů a „svěrací kazajky“ černobílé televize. Následovaly měsíce veřejné debaty o tomto návrhu až v říjnu 1944 oznámili zástupci CBS uskutečnění praktických pokusů na novém vlnovém pásmu. V květnu 1945 zakročila do sporu vládní komunikační komise, která přidělila těmto poku-

přidělila FCC obchodní televizi vlnové spektrum mezi 50–294 Mc/s. Do konce téhož roku začalo v Americe pracovat pravidelně šest televizních vysílačů a veřejnost koupila přes deset tisíc přijimačů.

Kritika vysílaných obrazů se však nezlepšila: obrázky byly příliš malé, často rušené, velmi hrubé, neměly kontrasty a nebyly dost jasné, aby mohly být pohodlně sledovány v mírně zatemněné místnosti. Pak zde byla ještě jedna věc: odrazy vln od vysokých staveb, kopců a pod. způsobily dvojitě obrazy, kterým se v americké televizní hantýrce říká „duchové“ (ghosts). Nežli však mohl být rozrešen tento problém, Spojené státy vstoupily do války.

Válka dala televizi nový směr. V termínech elektromagnetického spektra byl to směr k ultrakrátkým vlnám. Američtí technikové a televizní odborníci, zvykli pracovat na 50–294 megacyklych, octli se náhle v radarových výzkumech. V tomto bádání se dostali na 500 a dokonce na několik tisíc (1–3) megacyklů. A tu zjistili, že některé detaile radaru a hlavně kontraradaru se dají výborně použít pro televizi


V polovině února zahájila rozhlasová společnost Columbia (CBS) v New Yorku předvádění barevné televize z vysílače W2XCS v 79. poschodi Chrysleraova mrakodrapu v centru Manhattanu. Touto pozoruhodnou novinkou uskutečňuje CBS své plány z válečných let. Barevná televize, uvedená v život, vyhrocuje několikaletý konflikt dvou směrů amerických odborníků: spor mezi zastánci televize černobílé a barevné. Než jej vylíčíme podrobněji, je třeba zopakovat vývoj televize v USA, v němž tkví kořeny dnešního rozporu.

Počátky spadají do sklonku třetího desiletí našeho věku, které vidělo zrod a první rozvoj rozhlasu. Ač tehdejší doba přinesla řadu základních vynálezů, nedovedla v podstatě oslnit obyčejného smrtelníka ničím větším, než rozmaraným, mlhavým a často sotva viditelným obrázkem proslulého kocoura Felixe. Léta ubíhala, vynálezci znásobili své úsilí, nepřispěli však závažnějšími pokroky k vyřešení problému. Až v roce 1936 přišel na veřejnost první čistě elektronický televizní systém. S ním stoupal počet přenášených obrazů na 30 za vteřinu, a jejich členění nejprve na 343 a později na 441 rádek.

Zdálo se, že televise dozrála. Federální komunikační komise (FCC) zahájila šetření o povolení frekvencí pro obchodní televizní vysílače, průmysl si zvolil standardizační výbor, ale brzy ožily staré střízlosti: obrázky jsou zamlžené, „rozřesené“, nemají kontrastů. Tehdejší televise se nevyrovnaла filmům.

Poté došlo k prvnímu rozporu. Jedna skupina odborníků, vědouc, že jemnější členění obrazů je možné, uznala kritiku veřejnosti a doporučila výboru, aby zvýšil normu členění. Hlavní průmyslové podniky chtěly však již zahájit výrobu naplnou, aby dosáhly výnosu svých investic, a proto se postavily proti tomu s tvrzením, že dosavadní členění rádek na výšku obrázku stačí. Plných šestnáct měsíců trvaly spor, až se konečně výbor dohodl na 525 rádkách. To bylo však zlepšení nepatrné, protože zjemnění obrazu bylo provedeno jenom na vertikální složce. V červenci 1941

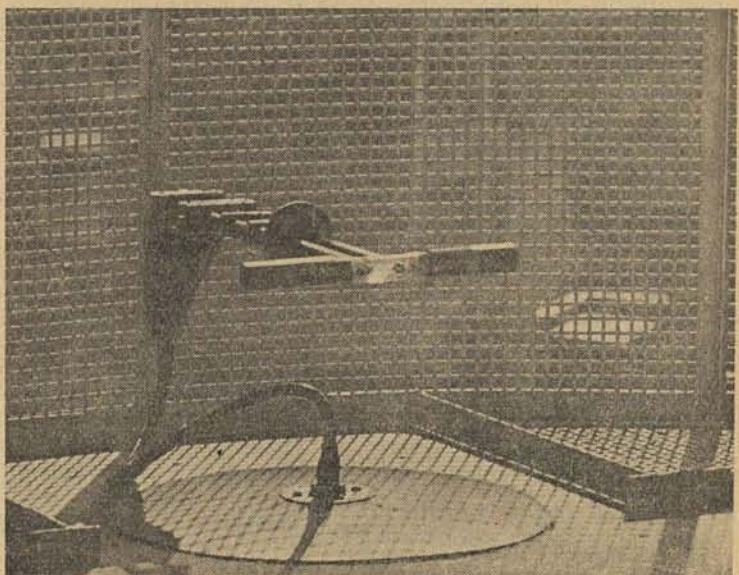Asi 25 cm dlouhý vodorovný dipól s částí parabolického reflektoru tvoří přijímací antenu barevné televise. Směrový účinek vylučuje odrazy a dvojitě obrazy („duchy“).




sům vlnové pásmo 480—920 Mc/s (62,5—32,6 cm).

Pro technické oddělení CBS to bylo popudem k zdvojení práce na televizi barevné. Ředitel technického oddělení CBS, dr. Petr Goldmark, přebudoval své předválečné pokusy s barevnou televizí na ultrakrátke vlny. Tento systém dosahuje barevného přenosu použitím mechanického barevného filtru, t. j. kotouče, složeného z modré, rudé a žlutozelené, rotujícího dvacetkrát za vteřinu. Ve vysílačce je tento filtr v snímací kameře, rozděluje barvy a příslušné elektrické signály jsou postupně vysílány. V přijimači se pochod opakuje v obráceném pořadí a původní barvy vznikají průchodem světla podobným filtrem, jehož otáčky jsou synchronizovány s prvním.

První úspěšné vysílání barevné televize uskutečnila společnost CBS loni v říjnu, přesně za třináct měsíců po přidělení pokusné vlny. Barevná televize byla vysílána na 485 Mc/s z 25wattového vysílače v Chryslerově mrakodrapu a přijímána s výbornými výsledky na druhé straně New Yorku.

Letos v únoru předvedla CBS po první barevnou televizi zájemcům. Prozatím se předvádí třikrát denně od pondělka do pátku. Vysílá se energií 5 kW na 490 Mc/s (61,2 cm). S nově instalovanými antenami však se brzo vysílaná energie zvětší na 30 kW. Vysílač podle plánů technického oddělení CBS sestavila radiotehnická továrna Federal Telephone and Radio Corporation. K předvádění v ústředí CBS na Madison Avenue v New Yorku se používá dvou televizních přijimačů. Jeden předvádí přenášený obraz v rozmezí, v jakém se vysílá, přibližně 28 cm šířky. Druhý jej zvětšuje promítacím zařízením na šířku 55 cm. Šířka pásmo, na němž je toto předvádění vysíláno (to jest barevné obrazy a zvuk), je 16 Mc/s, při čemž pásmo pro televizi je široké 10 Mc/s. Definice vysílaných obrázků je 525 linek pro každou barvu a 20 úplných barevných obrázků za vteřinu.

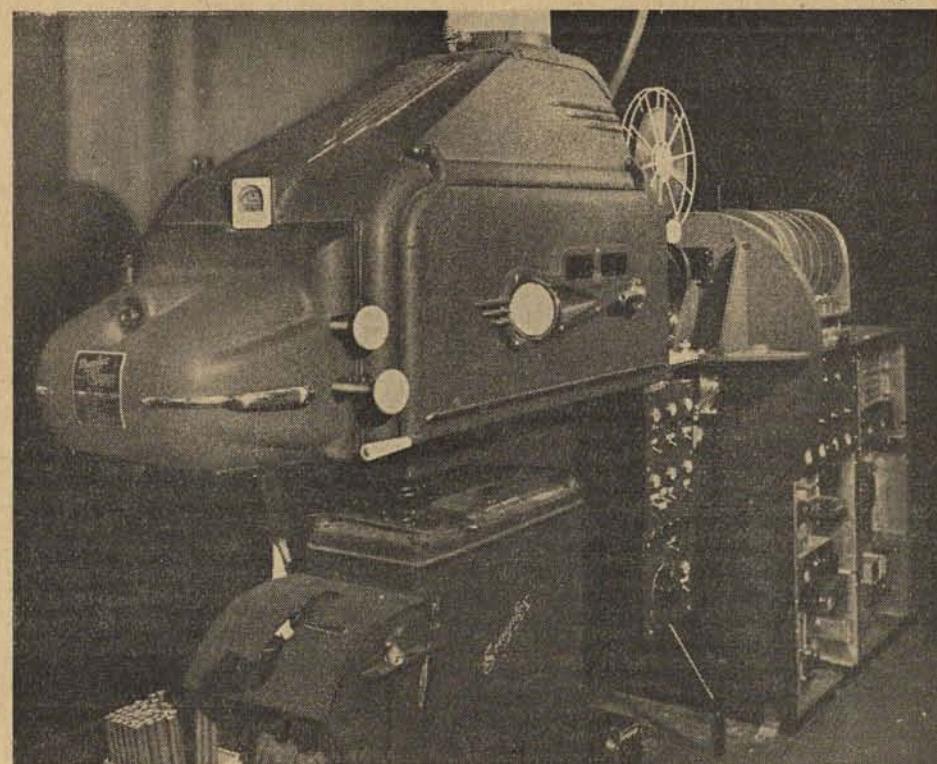Další pozoruhodnou novinkou soustavy CBS je, že zvuk i obrazy jsou vysílány na též pásmu a z téže antény. Zvuk se vysílá v intervalu mezi jednotlivými rádkami obrazu na stejně vlně. To má výhodu v tom, že odpadá zvláštní vysílač pro zvuk (dosavadní černobílá televize použí-



Zařízení pro přenos z filmu. V popředí skříň s obloukovou promítací lampou, za ní filmová dráha, rotační filtr a členicí zařízení, na konci snímací elektronka (dissektor).

vá dvou vysílačů, jeden pro zvuk a druhý pro obrazy) a tím současně i několik lampových obvodů přijimače.

Přenos barev se děje v tomto pořadí: 1. červená, 2. modrá, 3. zelená.

Pořad a sled jednotlivých barevných polí je tento:

červená — první pole (liché linky) 1/120 vteřiny;

modrá — první pole (sudé linky) 1/120 vteřiny (první rámcové impuls se rovná 1/60 vteřiny);

zelená — první pole (liché linky) 1/120 vteřiny;

červená — druhé pole (sudé linky) 1/120 vteřiny (první dva rámcové impulsy se rovnají 1/30 vteřiny);

modrá — druhé pole (liché linky) 1/120 vteřiny;

zelená — druhé pole (sudé linky) 1/120 vteřiny (úplný tříbarevný rámcové impuls se rovná 1/20 vteřiny).

Za předvádění uvádí technický štáb CBS doklady přednosti barevné televize s hlediskem výchovného, uměleckého a ověšeného obchodního. Neméně závažné jsou i přednosti technické, z nich především možnost vysílání obrazu i zvuku na jediné vlně a přibližně čtyřnásobení vysílací energie v anteně za stejně původní energie díky speciálním antenám. Malá délka vlny umožňuje použití přijímacích anten s parabolickým reflektorem, odstraňuje „duchy“, rušící příjem televize na delších vlnách. Pak je tu ovšem základní skutečnost, že barvy dávají obrazu větší kontrast, čini jej příjemnějším a věrnějším, a méně unavují oči.

Přes slibný začátek mají před sebou zaštánci barevné televize ještě plné ruce práce. Hodně práce čeká výrobu vysílaček elektronek o velké energii pro ultrakrát-

Větší z dvou typů přístrojů pro barevnou televizi zvětšuje obrázky na šířku asi 55 cm.

ké vlny. Televize může stále potřebovat více energie. Dále je známo, že podmínky v troposféře (zemském óvzduší) mohou rušit ultrakrátke vlny, přenášející televizi, až tak jako podmínky ve stratosféře občas ruší radar. Nevýhoda při barevné televizi je značná ztráta světlosti. Zde pomohou nové speciální elektronky RCA pro účely barevné televize. Dalším problémem je konstrukce přijimače. Pro obraz 25 cm šířky má barevný točivý filtr průměr 55 cm, a není snadné jej skrýt v přijimači. Zatím co přijimač pro černobílý obraz má aspoň 17 elektronek, musí přijimače pro barevnou televizi počítati s minimem 20 elektronek. To ovšem není pro Ameriku významná překážka a rozfěšením budou pravděpodobně nové sdružené elektronky. Cena „barevného“ přijimače byla by proti černobílému asi dvojnásobná. Jakmile se však barevná televize stane standardem, hromadná výroba brzy ceny srazí. Odpověď na všechny tyto otázky však bude dána až příští rok, kdy se americký průmysl musí rozhodnout, kterou cestou půjde. Veřejnost již podle dotazníkových akcí odpovídala velikým zájmem o televizi „barevnou“.

Ačkoliv nedávná výstava nových verzí amerických poválečných rozhlasových přístrojů nepřinesla (alespoň pro nás) překvapení v zevní úpravě a velká většina aparátů je docela podobná užívajícím vzorům, přece je s obrázkem, které otisklo březnové číslo Radio News, vidět dosti námětu účelné modernisace. Styl je nejednotný a co je zajímavé, někdejší předzobené tvary slohu podle našeho výkusu poněkud staromódního zmizely skoro vůbec. Vítězí prosté, hranaté skříň podélného tvaru s velikou stupnicí, velmi často bez jména vysílačů. Příčinou je snad také to, že uváděné vzory jsou malé, na větší a nákladnější přístroje patrně teprve dojde. Podle zmínek v odborném tisku čeká se teprve v příštím roce plné rozvinutí výroby.



THEORIE MAGNETICKÉHO ZÁZNAMU ZVUKU

ING. ALEŠ BOLESLAV

V předchozím čísle t. l. jsme uvedli přehled dnes používaných způsobů magnetických záznamů. Nyní se obratme k podrobnější analyse početní. Jistě přijde vhod jak vážným zájemcům z kruhu amatérských, tak zejména odborníkům z průmyslu, kteří se snad chystají podobné problémy řešit.

Uvažujme nejprve děj při reprodukci. Záznam na pásku nechť je sinusový a má tvar

$$A = k + a \sin x \approx \pi/\lambda \quad (1)$$

kde A je zaznamenaná magnetomotorická síla na jednotku objemu, x pořadnice ve směru pásku, k magnetomotorická síla, daná pomocnou magnetisací a a amplituda mms, vyvolaná modulací. Vycházíme z rovnice pro magnetické pole v mezeře nahrávací hlavy, dané výrazem

$$B = B_k + B_1 \sin \omega t$$

Předpokládáme-li, že nahrávací mezera je nekonečně malá, dále dosadíme-li za $\omega = 2\pi f$ a je-li postupná rychlosť pásku v , pak délka vlny záznamu λ je

$$\lambda = v/f$$

z čehož

$$\omega t = x \cdot 2\pi/\lambda$$

Amplituda magnetického pole je úměrná při nepříliš velkých hodnotách zaznamenané magnetomotorické síle

$$B_k \sim k \quad B_1 \sim a$$

Pro vf. záznam je B_1 a proto i $k = 0$.

Nechť je mezera reprodukční hlavy δ a F příčný průřez pásku (resp. aktivní emulze); pak magnetomotorická síla elementu o délce d je

$$d\Theta = A dx \cdot F = \quad (\text{obr. 7})$$

$$= \left(k + a \sin x \cdot \frac{2\pi}{\lambda} \right) F \cdot dx$$

Pro případ, že mezera je poměrně malá a permeabilita pásku dosti velká, můžeme psát, že celková magnetomotorická síla v mezeře reprodukční hlavy je:

$$\begin{aligned} \Theta &= \int_{x-\delta}^{x+\delta} d\Theta = \\ &= F \int_{x-\delta}^{x+\delta} \left(k + a \sin x \cdot \frac{2\pi}{\lambda} \right) dx \end{aligned}$$

Provedeme-li integraci, obdržíme:


$$\begin{aligned} \Theta &= Fk \cdot \delta + \\ &+ F \cdot \frac{a \cdot \lambda}{\pi} \left[\cos \frac{2\pi}{\lambda} x \sin \frac{2\pi \delta}{\lambda} + \right. \\ &\left. + \frac{1}{2} \sin \frac{2\pi}{\lambda} x \sin \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \delta \right], \end{aligned}$$

což po dalších úpravách se dá převést na tvar

Dt P 621.396.625.3.

$$\begin{aligned} \Theta &= F \cdot k \cdot \delta + \quad (2) \\ &+ F \cdot \frac{a \cdot \lambda}{\pi} \sin \frac{\pi \delta}{\lambda} \cdot \sin \frac{2\pi}{\lambda} \left(x + \frac{\delta}{2} \right) \end{aligned}$$

Reprodukční hlava je vyznačena na obr. 6. Jeví se po magnetické stránce jako jeden v serií a dva paralelně řazené magnetické odpory. V. serií je zařazen magnetický odpor pásku, paralelně jsou odpor vzduchové mezery a odpor jha. Magnetický tok se tedy uzavírá, jak je patrné, nejen železem, nýbrž i vzduchovou mezerou.

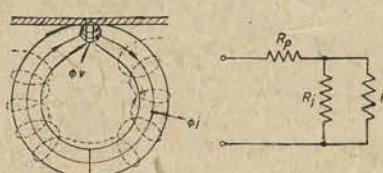

Obrázek 6. Náčrt reprodukční hlavy magnetofonu a její náhradní schema.

Pak platí pro magnetický tok v železe reprodukční hlavy:

$$\Phi_z = \frac{\Theta}{R_p + \frac{R_j \cdot R_v}{R_j + R_v}} \cdot \frac{R_v}{R_j + R_v},$$


z toho po úpravě

$$\Phi_z = \Theta \frac{R_v}{R_p R_j + R_v R_p + R_j R_v}$$

čili položíme-li výraz u Θ roven konstantě G_1 , přejde rovnice ve tvar:


$$\Phi_z = G_1 \cdot \Theta, \quad (3a)$$

což znamená, že tok, vzbuzený ve jhu hlavy, je přímo úměrný magnetomotorické síle záznamu. Rovnice (3) umožňuje vypočítat hodnotu toku, známe-li rozměry a magnetické vlastnosti materiálu hlavy. Jak je patrné, bude tok tím větší, čím bude větší vodivost železa. Je

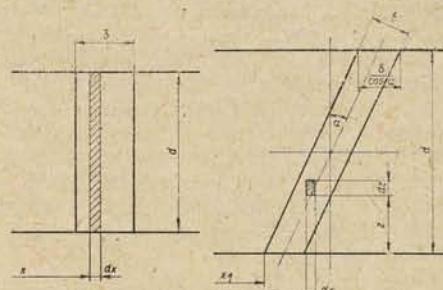

Obrázek 7. K výpočtu vlivu šířky mezery na magnetický záznam.

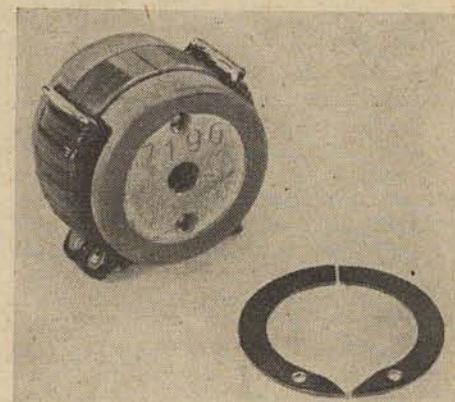Obrázek 8. Vliv šikmějmezery na reprodukci.



Detail magnetotonové hlavice, před ní dvojice plechů jejího magnetového jha.

proto nutno použít materiálu o velmi značné počáteční permabilite.

Magnetomotorickou sílu, která působí v mezeře δ , jako funkci času snadno určíme z rovnice 2, dosadíme-li za

$$\frac{2\pi}{\lambda} = \omega t \cdot \frac{v_1}{v},$$

což plyne ze vztahů:

$$x = v_1 t \quad a \quad \omega = v \cdot \frac{2\pi}{\lambda}$$

Pro správný přednes je nutné, aby $v_1 = v$ pak přejde rovnice 2 ve tvar:

$$\begin{aligned} \Theta &= F \cdot k \cdot \delta + \\ &+ F \cdot \frac{a \lambda}{\pi} \cdot \sin \frac{\pi \delta}{\lambda} \cdot \sin \left(\omega t + \frac{\pi \delta}{\lambda} \right) \end{aligned}$$

anebo:

$$\begin{aligned} \Theta &= F \cdot k \delta + \quad (2a) \\ &+ F \cdot a \frac{2v}{\omega} \sin \frac{\delta}{2v} \omega \cdot \sin \omega \left(t + \frac{\delta}{2v} \right) \end{aligned}$$

Je-li na jhu hlavy navinuto Z závitů, pak platí pro indukované napětí rovnice:

$$U = iR + L \cdot \frac{di}{dt} + Z \cdot \frac{d\Theta}{dt}$$

po dosazení z rovnice 3a

$$U = iR + L \cdot \frac{di}{dt} + G_1 Z \frac{d\Theta}{dt}$$

Pro názornost můžeme přepsat rovnici do vektorového tvaru. Platí-li symbolicky

$$J = I \cdot \cos \omega t,$$

$$\widehat{\Theta} = F \cdot a \frac{2v}{\omega} \sin \frac{\delta}{2v} \omega \cdot \sin \omega \left(t + \frac{\delta}{2v} \right) \quad (4)$$

$$\frac{d\widehat{\Theta}}{dt} = F \cdot a \frac{2v}{\omega} \sin \frac{\delta}{2v} \omega \cdot \cos \omega \left(t + \frac{\delta}{2v} \right) \quad (4a)$$

pak můžeme psát

$$U = J(R + j\omega L) + j\omega \widehat{\Theta} \cdot G_1 Z$$

Máme-li vinutí zatíženo odporem R_Z , pak proud

$$J = - \frac{U}{R_Z}$$

a po dosazení do předešlé rovnice napětí na odporu R_Z bude

$$U = \frac{j\omega \widehat{\Theta} \cdot G_1 \cdot Z \cdot R_Z}{(R_Z + R) + j\omega L} \quad (5)$$

$(Rz + R)$ bývá u normálních strojů $60 \div 100$ ohmů, indukčnost L bývá 70 mH.) Dosadíme-li rovnici (4) do (5), obdržíme důležitý konečný vztah pro napětí vzniklé na zatěžovacím odporu

$$U = \frac{j \cdot 2aF \cdot v \cdot \sin \omega \cdot \frac{\delta}{2v}}{(Rz+R) + j\omega L} \quad (6)$$

Pro nízké frekvence, kdy platí, že

$$\omega L \ll R+Rz$$

plyne z rovnice (6) za předpokladů, že

$$\delta \omega \ll 2v, \sin \omega \frac{\delta}{2v} = \omega \frac{\delta}{2v} :$$

$$U = \frac{j \cdot 2aF \cdot \omega \frac{\delta}{2}}{Rz+R} \quad (7)$$

což znamená, že napětí je přímo úměrné frekvenci a je pootočeno proti časovému průběhu magnetomotorické síly v mezeře o 90° .

Při středních frekvencích, kdy

$$\omega L \gg R+Rz$$

přejde rovnice (6) ve tvar:

$$U = \delta \cdot \frac{aF}{L} \quad (8)$$

Napětí je ve fázi s magnetomotorickou silou a nezávisí na frekvenci. Pro velmi vysoké frekvence, kdy délka vlny záznamu se blíží rádové šířce štěrbiny, platí:

$$U = \frac{2aF}{L} \frac{v}{\omega} \sin \pi \frac{\delta}{\lambda} \quad (9)$$

anebo

$$U = \frac{aF}{L} \frac{\lambda}{\pi} \sin \pi \frac{\delta}{\lambda} \quad (9a)$$

Do frekvence, při které $\delta = \frac{\lambda}{2}$, zůstává napětí přibližně konstantní. Pro vyšší frekvence klesá napětí, až v případě kdy $\delta = \lambda$ nabude hodnoty nulové. Pro ještě vyšší frekvence však nabude opět hodnoty různé od nuly (a negativní), jak je patrné z rovnice (9). Pro normální zařízení však tento případ nepřichází v úvahu, protože δ bývá 0,02 mm, $v = 75$ cm/sec., tedy

$$f_{krit.} = \frac{v}{\lambda} = \frac{75}{0,002} = 37500 \text{ c/s}$$

V uvedených úvahách jsme předpokládali, že amplituda magnetomotorické síly záznamu byla při všech frekvencích konstantní. Ve skutečnosti není však dobré možné tento případ realizovat, hlavně ve vysokých frekvencích, takže skutečný záznam vykazuje značnější pokles ve výškách, který je nutno korigovat v reprodukčním zesilovači.

Proberme nyní případ, kdy reprodukční mezera je skloněna o určitý úhel α (obr. 8). Vyjdeme opět z rovnice (1). Celková magnetomotorická síla v mezeře pak je dána dvojnásobným integrálem


$$x + z \operatorname{tg} \alpha + \frac{\delta}{\cos \alpha}$$

$$\Theta = \int_{x+z \operatorname{tg} \alpha}^{x+\frac{\delta}{\cos \alpha}}$$


$$\cdot \int_0^d \left(k + a \sin x \cdot \frac{2\pi}{\lambda} \right) F \frac{1}{d} \cdot dz \cdot dx$$

Po prvé integraci obdržíme:

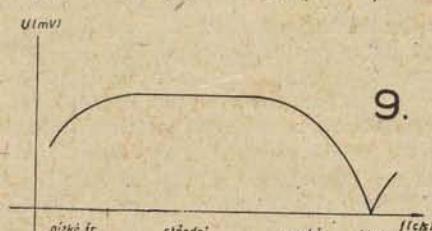
$$\Theta = F \int_0^d \left(\frac{k \cdot \delta}{d \cdot \cos \alpha} + \frac{a \lambda}{\pi d} \cdot \sin \frac{\pi \delta}{\lambda \cos \alpha} \cdot \sin \frac{2\pi}{\lambda} \left(x + \frac{\delta}{2} \right) \right) dz$$



9.

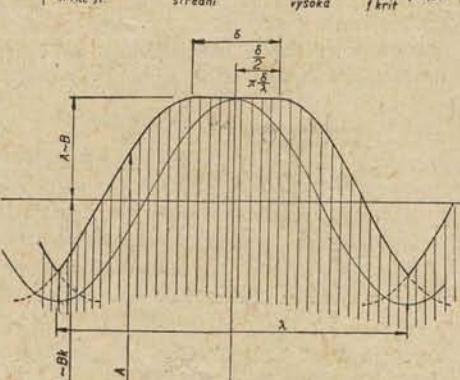

10.

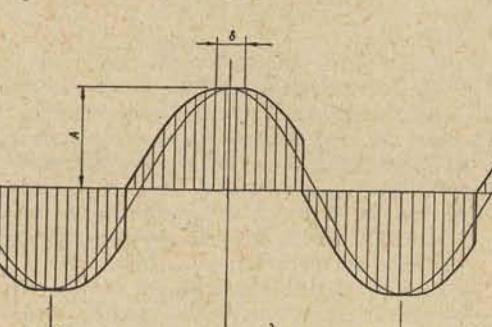

11.

Obrázek 9. Kmitočtová charakteristika napětí reprodukční hlavy. — Obrázek 10. Průběh záznamené magnetomotorické síly na páse při nahrávání štěrbinou konečně šířky (stejnoměrný magnetofon).

Obrázek 11. Totéž jako na obraze 10 pro vf. magnetofon.

Dosadíme-li za $x = x_1 + z \operatorname{tg} \alpha$, což plyne z obrázku a platí-li pro malý úhel $\cos \alpha = 1$, dostaneme po provedené integraci výraz:

$$\Theta = F \cdot k \cdot \delta + F \cdot a \frac{\lambda}{\pi} \sin \frac{\pi \delta}{\lambda} \cdot \frac{\sin \frac{\pi d \operatorname{tg} \alpha}{\lambda}}{\pi d \cdot \operatorname{tg} \alpha} \sin \frac{2\pi}{\lambda} \left(x_1 + \frac{\delta}{2} \right) \quad (10)$$

Vydělme-li proměnné členy rovnice (10) rovnici (2), získáme výraz, který udává vliv zešikmení mezery. Je to:

$$\frac{\sin \frac{\pi d \operatorname{tg} \alpha}{\lambda}}{\pi d \cdot \operatorname{tg} \alpha}$$

Uvedený výraz udává, jak poklesne napětí natočením mezery o určitý úhel.

Meznou frekvenci určíme pak z výrazu

$$\frac{d \cdot \operatorname{tg} \alpha}{\lambda \operatorname{crit.}} = 1$$

$$f_{krit.} = \frac{v}{d \cdot \operatorname{tg} \alpha} = \frac{v}{d \cdot \alpha} \quad (11)$$

Jak je patrné, závisí velmi značně na úhlu α . Je proto nutno při konstrukci dbát zachování přesně svislé polohy mezery.

Uvedené řešení platí pochopitelně jak pro záznam se stejnoměrnou magnetizací, tak záznam vf. Z rovnic můžeme snadno stanovit nejdůležitější zásady pro konstrukci reprodukční části zařízení.

Na konec provedeme ještě krátce analýzu podmínek pro záznam. Uvedme řešení jen pro nahrávání se stejnoměrnou předmagnetisací. U vysokofrekvenčního záznamu by se postupovalo podobně.

Sírumezery nahrávací hlavy si označme opět δ . Magnetické pole v ní nechť má průběh

$$B = B_k + B_1 \cos \omega t$$

Zaznamenaná magnetomotorická síla je pro malé amplitudy úměrná B . Protože nahrávací hlava má mezeru konečně šířky, musí nutně, jak plyne z obr. 10 vzniknout nelineární skreslení. Rozvedeme průběh křivky záznamu ve Fourierovu řadu. Protože je křivka souměrná podle osy y , bude obsahovat jen kosinusové členy. Řešme nejprve členy, obsahující cyklické funkce. Amplituda n -té harmonické je dána integrálem:

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi f(x) \cos nx dx$$

Funkce $f(x)$ je rovna konstantě A v intervalu od 0 do $\pi \frac{\delta}{\lambda}$.

Od $\pi \frac{\delta}{\lambda}$ do π má tvar:

$$f(x) = A \cos \left(x - \pi \frac{\delta}{\lambda} \right)$$

Dosadíme do rovnice pro a_n

$$a_n = \frac{2}{\pi} A \left[\int_0^{\pi \frac{\delta}{\lambda}} \cos nx dx + \int_{\pi \frac{\delta}{\lambda}}^\pi \cos \left(x - \pi \frac{\delta}{\lambda} \right) \cos nx dx \right]$$

Řešme nejprve amplitudu první harmonické ($n=1$).

Po integraci a dosazení mezi dostaneme pro amplitudu první harmonické výraz

$$a_1 = \frac{1}{\pi} A \left[\sin \pi \frac{\delta}{\lambda} + \pi \left(1 - \frac{\delta}{\lambda} \right) \cos \pi \frac{\delta}{\lambda} \right] \quad (12)$$

Z uvedeného vztahu je patrné, že pro $\delta = \lambda$ čili pro kritickou frekvenci nabývá a_1 hodnoty nulové a rovněž tak všechny další harmonické, jak plynne z rovnice (13), uvedené dále.

Pro případ, že $\delta \ll \lambda$, platí

$$a_1 = A$$

a všechny harmonické vymizí.

Určeme nyní člen a_0 , který je způsoben nesymetrií křivky podle osy X

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) dx$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} A \left[\int_0^{\pi} dx + \frac{\delta}{\lambda} \left(\int_0^{\pi} A \cos \left(x - \pi \frac{\delta}{\lambda} \right) dx \right) \right]$$

Po integrování:

$$a_0 = A \left[\frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{\pi} \sin \pi \left(1 - \frac{\delta}{\lambda} \right) \right] \quad (13)$$

Pro $\frac{\delta}{\lambda} = \frac{1}{2}$ platí $a_1 = \frac{A}{\pi}$ a

$$a_0 = 0,52 \cdot A$$

Kdybychom pro tento případ chtěli provést záznam konstantní amplitudy, museli bychom zvětšovat srostoucí frekvenci magnetické pole v mezeře hlavy, čím by však současně vlivem členu a_0 narostla i pomocná magnetisace. Posunul by se pak pracovní bod do nepříznivého místa hysteresní smyčky a nastalo by značné skreslení.

Stanovme ještě výraz pro vyšší harmonické, vzniklé nahráváním konečnou mezerou:

$$a_n = \frac{2}{\pi} A \frac{-1}{n^2 - 1} \left[\frac{1}{n} \sin n \pi \frac{\delta}{\lambda} + (-1)^n \sin \pi \left(1 - \frac{\delta}{\lambda} \right) \right] \quad (14)$$

Výraz je roven 0 pro $\delta = \lambda$. Mezera nahrávací hlavy bývá 0,04 mm. Je tedy kritická frekvence při rychlosti 75 cm/sec. 18 750 c/sec.


Při vysokofrekvenčním nahrávání na-

Co je

MOTÝLOVÝ OBVOD

Dr. A. DITL

Dt. V 621.196.662. 029.6

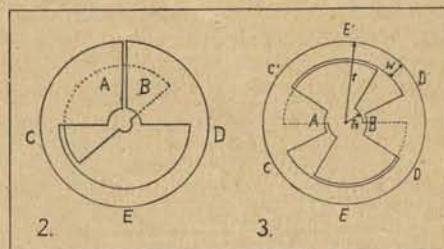

Obraz 2. Obvod pro velmi krátké vlny: A, B jsou místa největšího napětí (kde se připojuje anoda a mřížka elektronky). CED je indukčnost obvodu. — Obraz 3. Motýlový obvod pro krátké vlny: A, B jsou místa největšího napětí; CED a paralelně C'E'D' jsou indukčnosti.

s velikou strmostí a s malými ztrátami při velmi vysokých kmitočtech, neboť u dlouhovlnných oscilátorů míval kondensátor obvodu vždy větší hodnoty. Avšak při delších vlnách, anebo při krátkých vlnách a má-li obvod stále malou kapacitu pro resonanci, je toto nebezpečí mnohem menší, poněvadž podmínky pro nasazení kmitů žádaných kmitočtů jsou příznivější než podmínky pro nasazení parasitních kmitů. Přes to však v mnoha dlouhovlnných oscilátořech a zesilovačích vznikají lehkou parasitní kmity, když nesprávnou obsluhou nebo úpravou jsou podmínky pro nasazení žádaného kmitočtu nepříznivé.*

Při malých požadovaných frekvenčních rozsazích s úspěchem používáme oscilačního obvodu z indukčnosti a z otočného kondensátoru i pro délky vln kolem 20 centimetrů. V tomto případě však indukčnost nemívá tvar čívek, nýbrž tvar krátkého kusu na konci uzavřeného nf. vedení. Točný kondensátor musí s takovou indukčností tvořiti celek, poněvadž sebekratší přívody působí rušivě a malé chvění přívodů by silně ovlivňovalo kmitočet. Rovněž přívody k anodě a mřížce jsou silně a pevně. Takový obvod působí celkově spíše dojemem strojnicky zařízení. — Při frekvenčním rozsahu velikém, jak je doloženo v hořejším příkladě, je spojité měnění kmitočtu pouhým otáčením kondensátoru vyloučeno.

Velmi dobrou náhradou kmitavého obvodu pro decimetrové vlny jsou krátké kusy na konci uzavřených vedení proměnné délky. Taková část vedení má v resonanci podobné vlastnosti, jako obvod, se stavený z indukčnosti a kapacity v resonanci. Proti obvodu s proměnným kondensátorem má však výhodu, že vlnový odpor ($\sqrt{L/C}$) vedení se s kmitočtem nemění. Má-li se měnit vlastní délka vlny, je nutno měnit délku vedení. To se obvykle děje posouváním pistu uvnitř vedení. Pist uzavírá aktivní část vedení s pomocí pohyblivého kontaktu. Pohyblivý kontakt však nikdy nebývá tak dokonalý,

*) Známé svištění a mnohonásobné hvizdy při ladění v dolní oblasti krátkovlnného superhetu, které se někdy vyskytuje, je projev takových parasitních oscilací. — Pozn. red.

bývá křivka zaznamenané magnetomotorické síly poněkud jiného tvaru, který však není tak přesně definovatelný, jako v dřívějším případě. Přibližný tvar je

patrný z obr. 11. Dá se však snadno dokázat, že pro kritickou frekvenci platí stejný výraz jako v již řešených případech, čili $\lambda = \delta$.

aby při ladění nenastávaly třeba malé nespojité změny kontaktu, které způsobují nespojité změny frekvence a intenzity proudu, projevující se v přijimači jako nepříjemné „škrábání“. Také mechanická konstrukce prostředků, posouvajících píst, je těžkým oříškem.

Proto je dánou snahou konstruktérů, pracujících s velmi krátkými frekvencemi, zhotovit obvod s těmito vlastnostmi:

1. Frekvenční rozsah je co možná velký, aspoň v poměru 1:5.

2. V celém rozsahu je útlum malý, takže stálost kmitočtu je největší.

3. Ekvivalentní paralelní odporník obvodu (L/C) je v celém rozsahu málo proměnný a poměrně veliký, aby obvod mohl být přizpůsoben vnitřnímu odporu elektronky.

4. $\sqrt{L/C}$ neklesá příliš v žádném místě rozsahu.

5. V obvodu není pohyblivý kontakt.

6. Mechanická pevnost obvodu je velmi dobrá.

7. Obvod není příliš rozměrný.

8. K obvodu lze snadno vázat spotřebiče.

Ve válce byly vypracovány obvody (General Radio Co.), které vyhovují uvedeným požadavkům; byly určeny pro měřicí přístroje. Tyto obvody mají oddělenou indukčnost i kapacitu. Aby mohlo být vyhoveno požadavku málo proměnného L/C při velké změně kmitočtu, mění se při otáčení ladicím knoflíkem zároveň kapacita i indukčnost. Praktické provedení takového obvodu je na obr. 2. Statorových plechů je několik a jsou drženy distančními kroužky ve správné vzdálenosti od sebe. Rotorových plechů je tolik, kolik je mezer mezi statory a jsou distančními kroužky drženy ve správné poloze k sobě jako u obvyklých točných kondensátorů. Obvod je souměrný s elektrickým středem (bodem nulového napětí) v E . Nejvyšší napětí je v bodech A , B . Kapacitou obvodu je kapacita čtvrtkruhových polepů A proti rotoru v řadě s kapacitou polepů B proti rotoru. Indukčnost je polokruhovitě vedení CD . Je-li rotor plně zatočen do polepů A a B , je kapacita obou největší, zároveň magnetický tok indukčnosti není rušen a indukčnost je největší. Vytáčíme-li rotor z polepů, zmenšuje se kapacita, zároveň se rotem ruší magnetický tok indukčnosti a ta se zmenšuje.

Jiná úprava je na obrazu 3 (motýlový obvod, butterfly circuit, podle tvaru rotora), ve kterém jsou dvě samoindukce CD a $C'D'$ zapojeny paralelně. Body největšího napětí jsou body A , B . Ztráty v takovém obvodu jsou sice větší než ztráty v dobrém a rozměrném souosém vedení, ale dosažitelná Q jsou pro mnohá použití dostatečná. Jako příklad uvedeme vlastnosti obvodu, zhotoveného podle obrazu 3:

Kondensátor

	zatočen	vytočen
Kmitočet	220 Mc/s	1100 Mc/s
Indukčnost	0,011 μ H	0,0041 μ H
Kapacita	48 $\mu\mu$ F	5 $\mu\mu$ F
Čin. jakosti Q	650	300
$R = \omega L/Q$	0,023 ohm	0,095 ohm
Vln. odporník $\sqrt{L/C}$	15,2 ohm	28,6 ohm
Reson. odporník L/CR	9800 ohm	8600 ohm


Pro největší indukčnost motýlového obvodu při zasunutém rotoru udává A. G. P. Peterson vzorec:

$$L = \frac{\pi^2}{6} (r^2 - r_1^2) \cdot \left[\frac{I}{l + w} + \frac{I}{\sqrt{l^2 - r_1^2}} \right] \text{ cm} \quad (2)$$

r a r_1 jsou poloměry, udané v obrazu 3, l a w jsou tloušťka a šířka pásku, představujícího indukčnost. Nejmenší indukčnost závisí do značné míry na tom, jak rotor kryje otvor, kterým prochází magnetické pole indukčnosti. Vůle mezi rotorem a statorem nemůže být úplně zakryta, poněvadž by se tím přidala kapacita a zmenší největší kmitočet. Všeobecně poměr největší k nejmenší samoindukci může být 1,5 až 3,5.

Největší a nejmenší kapacita může být odhadnuta jako u obvyklého otočného kondensátoru, avšak s ohledem na tvar polepů je poměr největší k nejmenší kapacitě menší než u obvyklých kondensátorů. Průběh indukčnosti, kapacity a kmitočtu právě popsaného obvodu je na výkrese 4.

Lze očekávat, že poměr největší k nejmenší kapacitě se zvětší zvýšením počtu polepů a zároveň že se zmenší indukčnost. Pro velmi malé počty polepů může se indukčnost zmenšovat rychleji než se nejmenší kapacita zvětšuje, na př. může mít obvod se čtyřmi polepy menší dolní kmitočet a větší kmitočet horní, než obvod se dvěma polepy. Přidáváním dalších polepů se však celý rozsah posunuje k menším kmitočtům a rozsah se mírně rozšiřuje, ale při dalším zvětšování počtu polepů vznikají parasitní resonance při nežádoucích frekvencích tím, že všechny polepy nemají v bodech A , B (obr. 3) stejně napětí. Tomu lze dojisté mít zabrániti tím, že se spojí radiální okraje polepů.

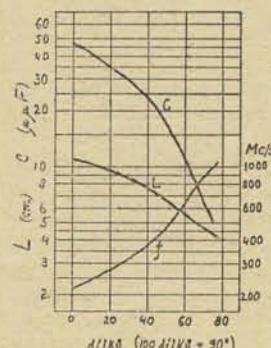

Obrázek 4. Průběh hodnot motýlového obvodu při otáčení rotora.

což lze učiniti jen u dvou vnitřních okrajů statoru a dvou okrajů rotora, nemá-li být znemožněno otáčení rotora. Tím se však přidává další mrtvá kapacita, která zmenšuje rozsah. Bývá pak výhodnější použiti obvodu s menším počtem větších polepů.

Ekvivalentní seriový odporník obvodu roste přímo úměrně s kmitočtem a zmenšuje Q pro větší kmitočty. Toto zvětšení odporu je nutno přičisti výřivým proudům v polepech při vyšších frekvencích. Pramenem dalších ztrát jsou proudy, které teckou ve směru kolmém na polepy od jednoho polepu na druhý. Dielektrické ztráty mohou u motýlových obvodů být odstraněny téměř úplně, jestliže upevnění obvodu je připevněno jen v bodech nulového napětí.

Měřici přístroje pro UKV

Při prohlídce amerických časopisů nejvíce čtenáře upoutá množství inserátů nabízejících ukv. měřicí přístroje. Zde je nejlépe viděti, jak se Američané snaží využít velikého skoku, který ve válce učinila ukv. technika, pro cívní potřebu.

Zde několik ukázek:

Přesný ($\pm 0,5\%$) signálový generátor s rozsahem 370—560 Mc/s nabízí firma R. C. A. Přístroj má log. dělič napětí, výstup je kontrolován elektromagnetickým voltmetrem a má škálu přímo cejchovanou v Mc/s. Dokonalejší, větší a dražší (\$ 450,—) přístroj sestavila firma Measurement Corporation. Tento generátor má rozsah 2—400 Mc/s, vnitřní modulaci 400 nebo 1000 c/s a připojku pro impulsovou nebo televizní modulaci vnější.

Bird Electronic Corp. nabízí elektromagnetický wattmetr s rozsahem 1—500 W pro frekvence 10—1500 Mc/s. Měřený zdroj se připojuje koaxiálním kabelem o impedanci 50 ohmů. Tento wattmetr má nahradit „zastaralé“ ampérmetry s thermoelektrickým článkem, které při vysokých frekvencích již příliš využívají.

Přístroj pro měření ukv. polí a vyhledávání zdrojů poruch na rozsazích 100—400 Mc/s dodává Stodart Aircraft Radio Corp. Citlivost přístroje je větší než 1 mikrovolt a stupnice výstupního voltmetu je též v mikrovoltech cejchována.

Pro měření činitele jakosti Q cívek a kondensátorů pro frekvence 30—200 Mc/s sestavila firma Boonton Radio Corp. Q -metr typ 170 B.

Známá Hallicrafters Comp. nabízí amatérům modulovaný signálový generátor a vlnoměr s krystalovým cejchováním a teleskopickou antenou. Oba přístroje jsou pro rozsah 195 až 205 Mc/s a jsou zřejmě vojenského původu.

-rn-

Nová elektronka pro FM

Spoluprací firmy Zenith a General Radio byla vyvinuta nová modulační elektronka pro frekvenčně modulované vysílače — phasitron. Tato elektronka odstraňuje nejdražší, nejchoulostivější a nejsložitější část FM stanic. Při dosavadních modulačních způsobech bylo nutno buď použít složitých obvodů s fázovou modulací (Armstrong) nebo neméně nákladných mechanicko-elektrických stabilisátorů základní frekvence (General Electric). Všechny tyto části odstraňuje phasitron.

Na oscilačním stupni vysílače s phasitronem používá se stabilního krystalového oscilátoru, jehož kmity se zesílí a vytvoří se z nich třífázové točivé pole na třech pomocných anodách phasitronu. Elektrony, vystupující z katody, projdou tímto polem a proletí proto kruhovou dráhu dříve než dopadnou na hlavní anodu. Zesílené nf. kmity ovládají další pomocnou elektrodu (perforated anod) a přibrzďují nebo urychlují elektrony, letící k anodě. Vš. kmity na hlavní anodě jsou tedy fázové a tudiž i frekvenčně modulovány. (Bližší o fázové a frekvenční modulaci viz RA č. 2/1946.) Phasitron se ani velikostí ani vnitřním provedením neliší od normálních skleněných elektronek (GT-serie), má normální 6,3V/0,3A kathodu a max. anodové napětí je 250 V. Pro plné využití je třeba asi 35 V vif. napětí a 50 mW (!) modulační nf. signálu. (Podle Proceedings of the I. R. E.)

-rn-

Americká firma Roberts Associates nabízí kleště, lisované z nové izolační hmoty. Použitý materiál je velmi pevný (400 kg/cm), neštipe se, snese poměrně vysokou teplotu (300°C) a jest velmi lehký: kleště váží asi 45 g. Vysoké průrazné napětí — 6000 V umožňuje bezpečnou práci v přístrojích pod napětím; kleště též nerozluďují oscilační obvody, protože ani jedna jejich část není z kovu.

-rn-

PROSTÝ ZKOUŠEC ELEKTRONEK


Přístroj v té podobě, jak ji udávají připojené snímky a schemata, je určen ke zkoušení nejběžnějších elektronek z pozůstatků vojenské výroby: přímo žhavené pentody RV2.4P700, usměrňovací ne-přímo žhavené dvojcestné RG12D60, vf. pentody RV12P2000, koncové pentody RL12P10 a televizní pentody LVI. Stejně lze zkoušet méně běžné typy RV2.4P701, RV12P2001, a s pomocí adaptoru s dalšími objímkami libovolné jiné elektronky, jejichž žhavici napěti upravíme buď dalšími odbočkami na transformátoru, nebo předfudnými odpory. Přístrojem lze zjišťovat zkrat mezi elektrodami, emisi, isolaci kathody a vlákna za tepla, strmost a vakuum. K měření emisní schopnosti se používá proudu střídavého, který měřená elektronka sama usměrňuje.

Způsob zkoušení vysvětlíme na zjedno-
dušeném schématu. Přímo žhavené elek-
tronky (bateriové) jsou žhaveny z vinutí
s příslušným napětím, jehož střed (nebo
i jeden pól) je spojen přímo s kathodo-
vým obvodem. Elektronky žhavené nepřímo
mají žhavici vinutí isolováno od katho-
dy, aby bylo lze zkoušet isolaci mezi obě-
ma. Vinutí s napětím 100–300 V je zapo-
jeno na anodu elektronky a na kostru pří-
stroje, pomocné mřížky jsou spojeny
s anodou, neboť i složité elektronky zkou-
šíme jako triody. Kathoda je spojena
s kostrou přes odpor, jehož velikost lze
měnit přepinačem PM. Odpor je bočníkem
měřicího přístroje, v daném případě mik-
roampérmetru s hodnotami, udanými ve
schématu. Pro odlišný přístroj (mohl by
mít rozsah až asi 1 mA při méně citlivém
zkoušení isolace mezi vláknenem a katho-
dou) je snadné vypočítat odlišné hodnoty
bočníku, nejlépe zase pro uvedené tři roz-
sahy.


Rídíci mřížka zkoušené elektronky do-
stává napětí z dalšího vinutí transformá-
toru, po případě z transformátoru pomoc-
ného TR 2, a to 1 volt. Polarita musí být
opačná než má napětí, vedené na anodu.
Jsou-li vinutí v témž smyslu okolo jádra,
musí mít vinutí velkého napětí uzemněn
na př. začátek, vinutí pro předpětí pak
konec, nebo opačně. Sláčením tlačítka
TL 1 přidáme k napětí mřížky 1 V a z pří-
slušného poklesu usměrněného proudu od-
hadujeme průměrnou strmost. Přerušením
spinače PZ se zařadí do mřížkového ob-
vodu odpor 0,1 megohmu a mřížkový proud
iontový, který prozrazuje špatné vakuum,
vytvorí na něm napětí s kladným pólem
na mřížce a způsobí stoupnutí emisního
proudu, které prozradí miliampérmetr
v kathodovém obvodu.

Napětí 100 V z transformátoru usměrňujeme malým selenovým usměrňovačem, filtrujeme obvodem z odporu 50 kilohmů a kondensátoru 0,1 mikrofaradu, a používáme předně ke zjištění doutnavkovým indikátorem NL, zda elektrody zkoušené elektronky nemají zkrat (s výjimkou vlákn a ev. těch elektrod, jež jsou dvojitě vedeny, ale uvnitř elektronky spojeny, např. RL 12 P 10 má dva vývody brzdicí mřížky). Zmenšeného napětí tohoto obvodu používáme ke zkoušce isolace mezi vláknenem a kathodou u elektronek žhavených nepřímo, při čemž je mikroampér-

Dt. P 621
(317,7:396,694)

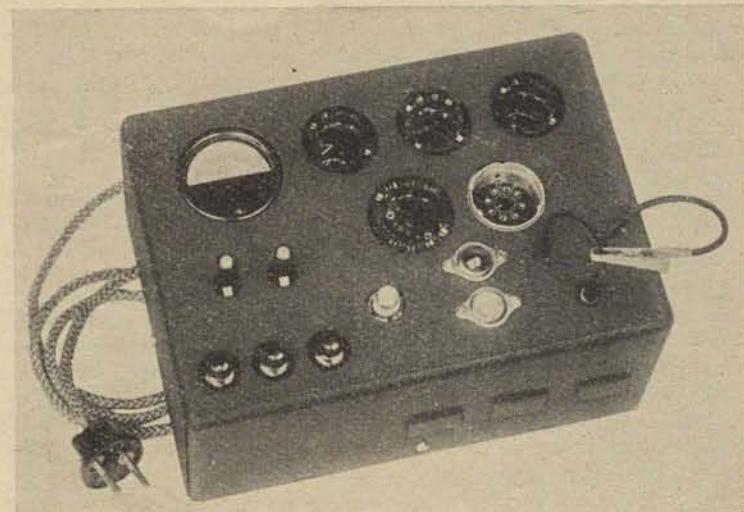

Zkoušeč v kovové snimatelné skříni.

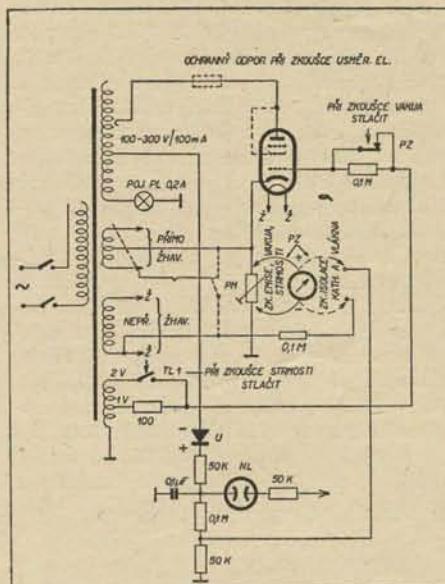

Obraz 1. Zjednodušené zapojení, na němž vy-
světlujeme způsob zkoušení.

metr zapojen přes odpor 0,1 megohmu mezi vlátko (od kostry izolované) a toto napěti. Jeho druhý pól je přes kostru spojen s kathodou, takže obvod pracuje jako citlivý ohmmetr. Dělič napěti — ve schematu 0,1 a 0,05 megohmu — a odpor 0,1 M Ω před žhavicím vinutím je volen tak, aby při zkratu vlákna a kathody uka-zoval přístroj plnou výchylku, výchylka poloviční je u daného základního rozsahu přístroje asi při 130 000 ohmů mezi vlá-kem a kathodou.

Elektronky usměrňovací mají v obvodu anod tlačítka, jimiž postupně připojujeme jednu nebo druhou anodu, a to ne přímo, neboť proud by byl příliš veliký, nýbrž přes ochranné odpory, které usměrněný proud omezí. Podrobné schema dále ukazuje pojistkovou žárovku s proudem asi 0,2 mA, která jasným světlem prozrazuje zkrat. V tom případě je i proud měřicím přístrojem veliký a zkoušení musíme hned přerušit. Dále v něm vidíme, že měření emise, vakua a isolace mezi vláknem a kathodou přepínáme jediným přesmykáčem, který je normálně ve střední poloze (měření emise), v jedné krajní poloze otevírá zkrat odporu 0,1 megohmu (měře-

ní vakua), v druhé přepíná mikroampérmetr na obvod vlákno-kathoda a měří jejich isolaci. Podobným přesmykačem měníme rozsahy měřicího přístroje na 100, 10 a 5 mA, střední poloha je největší rozsah. Místo přesmykačů, jež se nyní leckde vyskytuje v obchodech zá dostupnou cenou, může ovšem domácí konstruktér použít jiné úpravy, na př. spolehlivých přepinačů nebo tlačitek; tím se obsluha jen mírně zkomplikuje. — Schema dále ukažuje použití pomocného isolačního transformátoru TR 2 pro získání žhavicích napětí elektronek, žhavených přímo a pro napětí na předpětí. Tak je to provedeno v přístroji továrním, podle něhož byl sestaven tento návod. Jak jsme vyznačili ve schematu zjednodušeném, je možné takto vinutí umístit přímo na hlavní transformátor. Další rozdíly jsou v odporech, zařazených do žhavicích přívodů elektronek s malým žhavicím proudem 4 a 16 Ω. Ty vyrovnávají stoupnutí žhavicího napětí při malé zátěži, mohou však odpadnout u transformátoru s napětím dostatečně tvrdým. Konečně není nutné používat ke zkoušení isolace vlákna a kathody středu vinutí žhavicího, nýbrž vývodu krajního, což má význam tenkrát, kdy s ohledem na zkoušení dalších elektronek vyvedeme rozmanité žhavicí napětí na transformátoru. Abychom v takovém případě nemuseli mit dvoji žhavici vinutí pro elektronky s přímým a nepřímým žhavením, můžeme použít ještě dalšího spinače, který spojuje žhavení buď s kathodovou větví (přímo žhavené elektronky) nebo je odděluje. Také to je vyznačeno ve zjednodušeném schematu. Další zjednodušení je v tom, že není nutné ani elektronky, určené pro velké anodové napětí, zkoušet napětím větším než 100 voltů. Tím se podstatně zjednoduší transformátor, jehož vinutí 100 V stačí z drátu 0,2 mm a snese krátkou dobu i emisní proud 100 mA, krátký oka- mžik i zkrat.


Postup při zkoušení elektronek je tento. Nejprve zjistíme doutnavkovým indikátorem, zda nemá elektronka zkrat mezi elektrodami. Jedním vodičem s krokodilkovým skřipcem připojíme jeden vývod elektronky na kostru přístroje, druhým vodičem, zapojeným do serie s doutnavkou, se postupně dotýkáme ostatních vývodů patky za mírného poklepávání nebo otřásání elektronkou. Doutnavka smí sví-

tit jen v případech, kdy jsou příslušné vývody spojeny (vlákno, vývody 2 a 4 u RL 12 P 10 a pod.). Pak přeložíme krokodilek na další vývod a zkoušíme totéž, práci můžeme zkrátit tím, že zkoušíme v též smyslu okolo patky, ale jen zbylé vývody, tedy ne ty, na nichž už před tím byl krokodilek. Zjistíme-li, že jsou spojeny některé vývody, které podle zapojení spojeny být nemají, můžeme se pokusit poklepáním nebo úderem zkrat zrušit, zpravidla však elektronka putuje do odpadu, další zkoušení nemá smysl.

Emissie. Poté zasadíme elektronku do příslušné objímky (nastavíme po případě žhavici napětí) a když se po zapnutí sítě ohřeje její kathoda, začne měř. přístroj ukazovat emisní proud. Kdyby hned po zasunutí začala svítit pojistková žárovka PL, značí to zkrat prve neobjevený a elektronku musíme také hned vyřadit. Je-li výchylka měřicího přístroje malá, zmenšíme rozsah na 20 nebo 110 mA. Zjištěný emisní proud porovnáme s hodnotou, kterou jsme si pro tento druh elektronky vyzkoušeli na několika elektronkách dobrých. Je to nejlepší způsob, jak získat podklady pro toto zkoušení, a podobnost některých typů nám pomůže i v případech, kdy zkoušíme elektronku zcela novou. Je-li emisní proud v mezech 20 % od proudu normálního, lze ji považovat za dobrou, je-li menší až asi do 50 %, je (v dnešních omezených poměrech) v některých případech ještě jakž takž k potřebě, je-li ještě menší, musíme ji nahradit. Usměrňovací elektronky dávají proud teprve po stisknutí tlačítka pro příslušné anody (TL 2, TL 3 v úplném schématu).

Zkouška isolace kathody. Přepneme přesmykač PZ nebo přepinač do té polohy, při níž je mikroampérmetr připojen na obvod kathoda-vláknko. Přístroj smí udávat jen malou odchylku, pod polovinu plné výchylky, zejména u přímo žhavených usměrňovaček, žhavených společně s přijímacími elektronkami. Tím je skončeno zkoušení usměrňovaček. Ostatní zkoušíme dále.

Vakuum zjistíme přerušením zkratu na odporu 0,1 megohmu v obvodu mřížky (viz náčrtkou zapojení přesmykače), při čemž přepneme rozsah měřicího přístroje tak, aby anodový proud dával značnou výchylku. U dobrých elektronek malých se nemá anodový proud změnit vůbec, u větších (LV 1, RL 12 P 10) nejvýše asi o 5 pro-

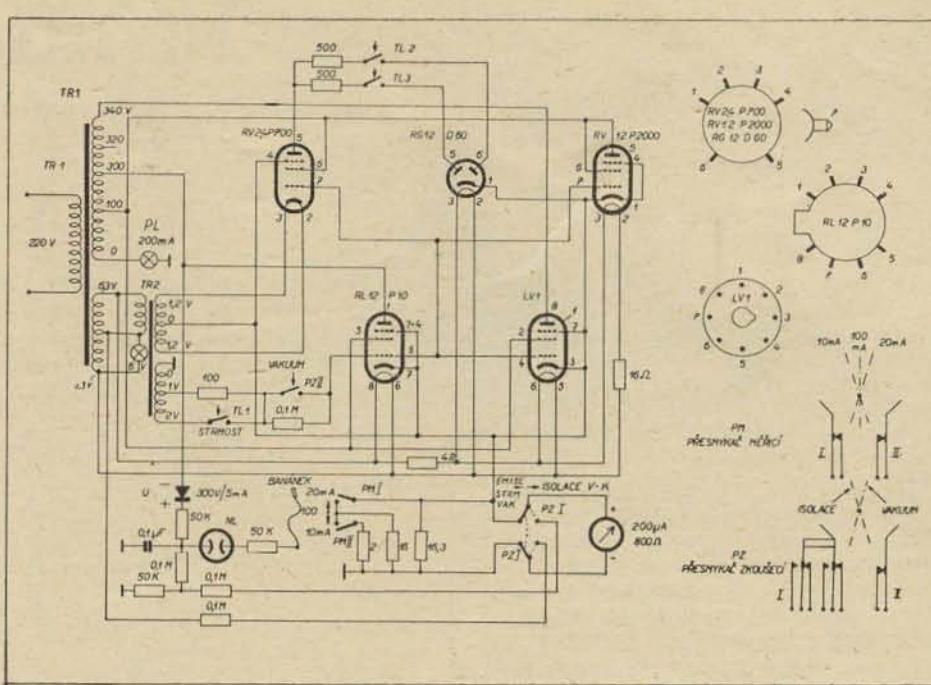

Obraz 2. Úplné schema zkoušeče tak, jak je vyráběn. Změny, účelné pro domácí stavbu, jsou uvedeny v textu.

cent. Tuto zkoušku provádějme až po dokonalém vyžhavení elektronky, leckdy se vakuum pozorovatelně zhorší, je-li elektronka déle zapojena.

Strmost měříme rovněž změnou emisního proudu, působeného zvětšením mřížkového napěti, což provedeme stlačením tlačítka TL 1. Emisní proud klesne tím více, čím větší je strmost elektronky. Přesně toto klesnutí zase nelze vypočítat, a zjistíme je opět zkusem na dobrých elektronkách. Rozdíly mohou být dolů až o 30 %. Pozor na rozsah přístroje, chceme-li ze vztahu strmost = změna anod. proudu (platí při změně mřížkového napěti o 1 V) alespoň odhadovat strmost.

Pro další elektronky můžeme si připravit adaptér, napájený buď zvláštními vývody, nebo kablíkem, který ukončíme paticí vyřazené elektronky z těch, které máme na původním přístroji, a zasouváme ji do vhodné objímky z těch, které máme na původním zkoušeči. Úpravu přístroje lze měnit podle požadavků konstruktérův, snímky ukazují přístroj, vyráběný po živnostensku. Obvodu doutnavkového indiká-

toru lze použít i ke zkoušení jiných obvodů, na př. při opravách přijímačů, a můžeme jej po případě doplnit zkoušecím obvodem s malým napětím, na př. ze žhaviciho vinutí. Táž žárovka může sloužit i jako indikátor, že přístroj je připojen na síť.

NOVÉ ELEKTRONKY V USA

Po odvolání některých válečných omezení snaží se vedoucí americké firmy zužitkovat válečné objevy a konstrukce v oboru elektronek pro mimořádnou potřebu. Westinghouse nabízí všechny druhy magnetronů a vysokovoltových usměrňovačů (až do 22 kV), vyvinutých pro radarová zařízení, vysílač klystrony všech výkonů a ukv. vysílači elektronky s výkonem až 50 kW.

Sylvania uvedla (pod označením T3) do prodeje miniaturní elektronky zhotovené původně pro t. zv. Proximity Fuse (radiem zapalovaná střela). Elektronky jsou vyráběny v několika typech, umožňujících sestavit všechny druhy bateriových přijímačů od kapesních po mnohaelektronkové přenosné superhety. Některé typy možno použít i jako vysílači pro známé přístroje handie-talkie. Žhavení elektronek je 1,25 V.

Jeden z největších výrobců vysílačích elektronek, firma Hytron, nabízí amatérům tři nové typy vysílačích elektronek, používaných v mobilních armádních aparaturách. HY75 a HY612 jsou pro žhavení 6,3 V a čistý výkon je 21 W resp. 4 W (třída C); HY114B je určená pro bateriový provoz (žhavení 1,4 V) a dává výkon 1,4 W. Elektronky pracují spolehlivě s běžnými obvody až do 300 Mc/s a s dutinovými resonátory do 500 Mc/s.


Raytheon vypracoval pro větší zesilovače a menší vysílače plynem plněný dvoucestný usměrňovač 1006/CK1006 pro napětí až 1500 V a proud 200 mA. Elektronka má sice žhavenou kathodu, může však, neklesne-li usměrněný proud pod 70 mA, pracovat bez žhavení; kathoda se žhaví bombardováním kladnými ionty. Nevyžaduje zpožděního zapínání anodového napětí.

-rn-

Vnitřek zkoušeče ulázuje přehlednou úpravu a stavbu na kovovém rámu.


Každý z nás ví, jak jednoduché je vyrobit malý kondensátor s pomocí dvou drátů, ale těžké je určit jejich kapacitu. Těchto starostí zbavila americké amatéry firma Stackpole. Vyrábí kondensátory o kapacitě 0,68 až 4,7 pF s tolerancí ± 20 %, velikosti hrachu.

-rn-

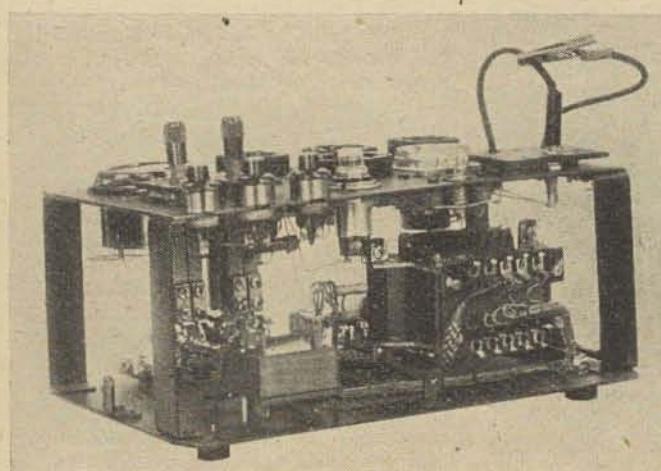

PIEZOELEKTRICKÉ SLUCHÁTKO

Dt P 621.396.623.45

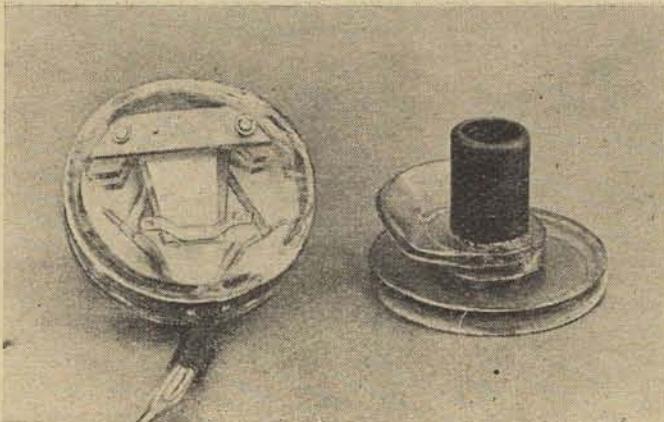


Sluchátko téměř sestavené, s nalepenou membránou, pod níž je vidět krystal a přenosový mechanismus. Vpravo kryt membrány se zvukovodem a závitem pro držení v boltci.

Sluchátko o váze pouhých sedm gramů, jež zde popřešíme, vzniklo jako reakce na stále četnější zprávy o zahraničních úpravách, jež byly v ušním boltci takřka neviditelné, a z požadavku dát sluchátku aspoň trochu lepší přednes, než mají dnešní magnetická. Základem je krystalové dvojče z běžné přenosové hlavice, jakou lze koupit asi za 65 Kčs. Protože dvojče je poměrně tlusté a tedy tvrdé, zůstává citlivost sluchátka poněkud pozadu za sluchátkem magnetickým v tónové oblasti pod 3000 c/s. Přesto dává jasný a srozumitelný přednes, zejména ve výškách nesrovnatelně bohatší než běžné magnetické.

Hlavici přenosky otevřeme a dvojče opatrně vyjmeme. Pak si podle výkresu přichystáme krabičku sluchátka z kousků silného celuloidu. Základem je kotoučová deska A, k níž jsou šrouby přitaženy podložky P1 a P2, svírající širší konec dvojčete. Do P2 vyřízmeme pečlivě závit pro šrouby S1 a S2, 2,3 M. Nedrží-li závit, upravíte si ještě třetí podložku z mozaikového plechu sily 0,5 mm, do níž otvory vymáčkneme tak, aby ve zvednutých okrajích bylo dosti „masa“ pro závit. Aby dvojče X bylo podložkami měkce sevřeno, obalíme jeho širší konec měkkou látkou nebo páskem jemné gumy.

Plášť krabičky tvoří pásek celuloidu, který natočíme na kovový váleček, ohřátý na plotně asi tak, že jej ztěžší udržíme v ruce. Pásek po natočení převážeme provázkem a pak ochladíme pod vodou. Podrží potom dokonale svůj tvar a po sbroušení obou okrajů jej můžeme nalepit na A. Dvěma mělkými žlábkami vedeme dovnitř krabičky měkký a tenký kablík, na př. vf. kablík 20 až 30×0,05 mm. Jeho konce pro připájení na pásky měděné folie jsme ovšem očistili předem. Otvírek o v destičce A je tu k tomu, aby konstrukce lepená hustým roztokem celuloidu v acetolu, dobře vysychala i uvnitř. Přilepením kabliku zajistíme před tahem.


Spodní podložka P1 má výrezy a drážky pro vvedení měděných proužků dvojčete. Výkres ukazuje desti jasně, jak jsou protaženy. Dbejme jen, aby se dvojče nedotýkaly, kazily by přednes a mohl by vzniknout zkrat. Shledáme-li, že polepy dvojčete špatně drží, zajistíme je před sešroubováním jemným nátereem řídkého celuloidového laku. Poté dvojče upevníme do krabičky a opatrně připájíme jeho přívody na kabliky. Nato si připravíme vzpěru V z celuloidového pásku asi 2×0,3 mm, ohnuto v nahřátých kleštích do tvaru, naznačeného ve výkresu. Posadíme ji

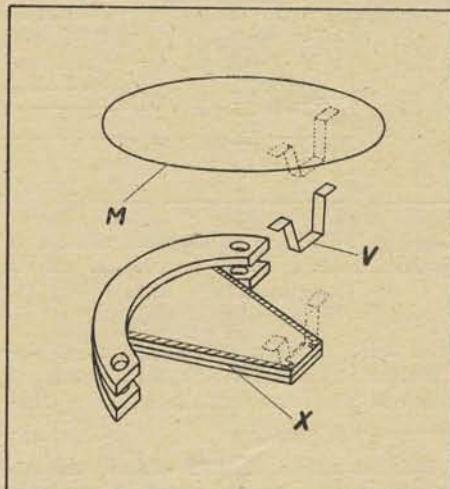

zkusmo na konec dvojčete a napružíme tak, aby celou dolní plochou přiléhala ke konci krystalu a horní konečky vyčnívaly asi 1 mm nad okraj krabičky. Nato vzpěru přilepíme k užšímu konci dvojčete X a ponecháme několik hodin v klidu.

Zatím si připravíme zbyvající části. Je to předně membrána, na níž budeme po-

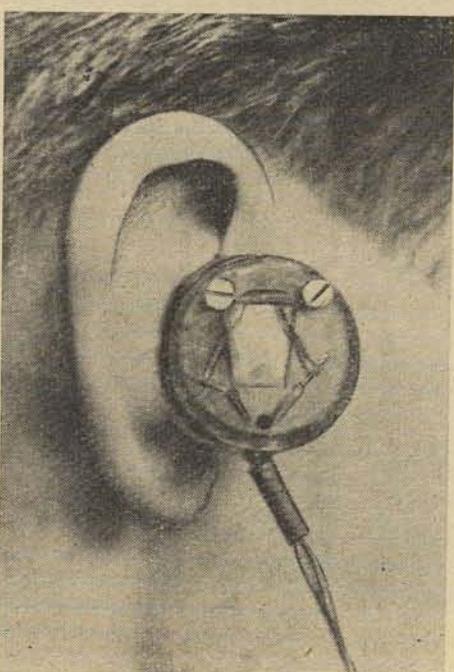Tak asi vypadá sluchátko, vložené do ucha, v jehož boltci samo drží celuloidovým závitem F.



třebovat kousek smytého, dokonale rovného a velmi tenkého (0,1 mm) fotografického filmu (svitkový film). Dále víčko z kotoučku D s kroužkem C, což obojí vystříhneme z celuloidu, do destičky zlepíme „komínek“ E z pertinaxové trubičky asi 6–8 mm silné, a konečně závitové křídlo, které při udaných tvarech a rozdílu zachytí dobré za boltec pravého ucha a bezpečně v něm sluchátko udrží, aniž vznikne pocit únavy. Pro levé ucho mělo by křídlo týž tvar, ale zrcadlový obraz.

Když vzpěra přischla, napneme čtyřmi hřebíčky celuloid, určený pro membránu, na rovné prkénko, podložíme čistý papír, potřeme okraj krabičky B a dosedací plošky vzpěru V celuloidovým lakem, položíme na film, zatřížíme tak, aby otvůrky o mohly unikat výparu ředidla a dáme schnout, nejlépe přes noc a do tepla, ne ovšem takového, až by se dvojče rozpustilo ve své krystalové vodě. Bohatě stačí teplota pokojová nebo nejvyšší 35°C. Nezačnete-li další práci po dokonalém zaschnutí, rozlučte se hned s vyhlídkou na dobrý výsledek.

Když membrána dobře zaschlá, odstrňme její okraje těsně u krabičky a můžeme sluchátko zkoušet zatím tak, jak je. Připojíme je přes kondensátor asi $0,1 \mu F$ jedním pólem na anodu přijimače, druhým pólem na kostru a přes oba póly dáme odporník asi $0,5 M\Omega$, abychom vyloučili možnost nahromadění značného stejnosměrného náboje prolínáním isolací odparem kondensátoru, a tím prasknutí krystalu. Reproduktor přijimače vyřadíme přerušením sekundáru, a pak už můžeme poslouchat. Přitom nezapomeňme, že devítivattová koncová pentoda, ještě k tomu nezatižená odporem reproduktoru, je trochu „těžkou“ rezervou pro sluchátko. Můžeme proto zpravidla zůstat s regulátorem hlasitosti docela na začátku, ale už můžeme posoudit, zda sluchátko dobře „hraje“, zda snese přiměřenou hlasitost bez skreslení, šramotů, chraplavého hlasu. Protože krystal hraje velmi jasně vysoké tóny, budte připraveni na to, že uslyšíte také poruchy jasněji, zejména však řec a hudbu.

Když jsme vyzkoušeli, že sluchátko pracuje správně, nalepíme ještě části C a D s E, a poté závit pro vložení do boltce. Na okraj membrány nanášíme celuloidového lepidla méně, abychom ji nerozmocili a nezpůsobili její zborcení nebo proděravění. Po několika hodinách schnutí je sluchátko konečně hotové a tu se z něho teprve můžeme těšit.



Zkoušeli jsme je na tónovém generátoru a shledali jsme, že sice nedává zcela rovnoměrný poslechový dojem směrem k hlubokým tónům, přece lze bezpečně slyšet ještě 50 c/s. Ve výškách ovšem dělá divy, a to se pozná zejména při dobré hudbě. Vadí poněkud, že posloucháme jedním uchem, není však problém vyrobít si po úspěchu sluchátko dvě. Zvlášť dobré služby však sluchátko prokáže při poslechu venku, kdy konečně můžete využít přednosti trpasličích elektronek a přijímačů, a můžete dokonce poslouchat při chůzi nebo jízdě na kole, aniž vás ostatní budou považovat za míř-

učinili, kdyby vás viděli s obvyklými sluchátky.

K připojování těchto sluchátek je zapotřebí uvážit, že nemají uzavřenou stejnosměrnou cestu. Nemůžeme je tedy zapojit na př. mezi anodu a baterii jako sluchátka magnetická, kde jsou cívky, které mohou vésti proud. Jeden způsob připojení jsme již uvedli, jindy připojíme sluchátko paralelně k anodovému pracovnímu odporu elektronky anebo místo něho dáme nf. tlumivku, resp. sekundár nf. transformátor. Rozumí se, že přístroj jen pro sluchátku nemusí mít na koncovém stupni devítivattovou pentodu, zpravidla vystačí s běžnou vf. pentodou. Pro dostatečně hlasitý poslech potřebujeme však zase alespoň 10 a raději 30 voltů, takže u běžných přístrojů nemůžeme sluchátko připojovat před stupnem koncový, kde bývá napětí jen několik voltů. Také u krystalek jsou poměry komplikovány okolností, že krystalové sluchátko je kondensátorem, a museli bychom k němu připojovat paralelně odpor. Menší citlivost běžné úpravy však sluchátko krystalové vylučuje z použití pro krystalku a přístroje s výkonem příliš malým.

Nejsnáze bychom získali větší citlivost, kdyby bylo lze použít krystalového dvojčete z tenčích a užších destiček. Dovíděli jsme se, že sluchátko tohoto druhu mají dvojče jen asi 0,6 mm silné a 5 mm široké, zatím co naše je zhruba dvojnásobné. Než bude podobné dvojče na trhu, mohou domácí konstruktéři zkoušet ještě další způsoby zvětšení citlivosti. První možnost dává t. zv. tlaková transformace. Po nalepení membrány kontrolujme vlasovým pravítkem (nebo jakýmkoliv rovným pravítkem), zda je membrána přesně rovná. Poté zbrusuďme podložku C tak, aby mezi membránou a destičkou D bylo jen několik milimetru výšky. Otvírek ve zvukovodu E změníme až na 3 mm. Malé výchylce membrány pak odpovídají značné posunutí vzduchu ve zvukovodu a tím dosahujeme jakéhosi převodu „do rychla“. Těhož můžeme dosáhnout pákovým převodem mezi krystalem a membránou, v podstatě podobně, jako je proveden převod mezi raménkem jehly a membránou u akustické gramofonové zvukovky. Zde ovšem učiníme páku co možná lehkou a pevnou (celuloiodový pásek na výšku) a kloub nahradíme ohebným spojením s kostrou sluchátko.

Jiný způsob přenosu zvuku je mechanicky přímo do chrupavky v ušním zvukovodu. Bylo by to možné provést připojením hliníkového drátu asi 1 mm silného na konec dvojčete kolmo na jeho plochu, t. j. ve směru výchylek, a jeho vedením v trubici, podobně zvukovodu nynější úpravy tak, aby se nemohl ohýbat, po případě ulomit krystal. Drátek by z vodicí trubičky nepatrěl vyčnívat a opíral by se rozšířenou obloukem hlavičkou o stěnu ušního zvukovodu. Přenos zvuku tímto způsobem je velmi účinný, jak se můžeme přesvědčit pokusem, a je pravděpodobné, že i obyčejné silné dvojče dávalo by značnou hlasitost a hlavně dobrý přednes hlubokých tónů. Zatím předkládáme tyto náměty čtenářům, kteří by je chtěli vyzkoušet sami. Také se pokusíme krystalové sluchátko ještě zdokonalit a podáme o tom rovněž zprávu. Nadto věříme, že tento námět uvítají i naši výrobci a přinesou na

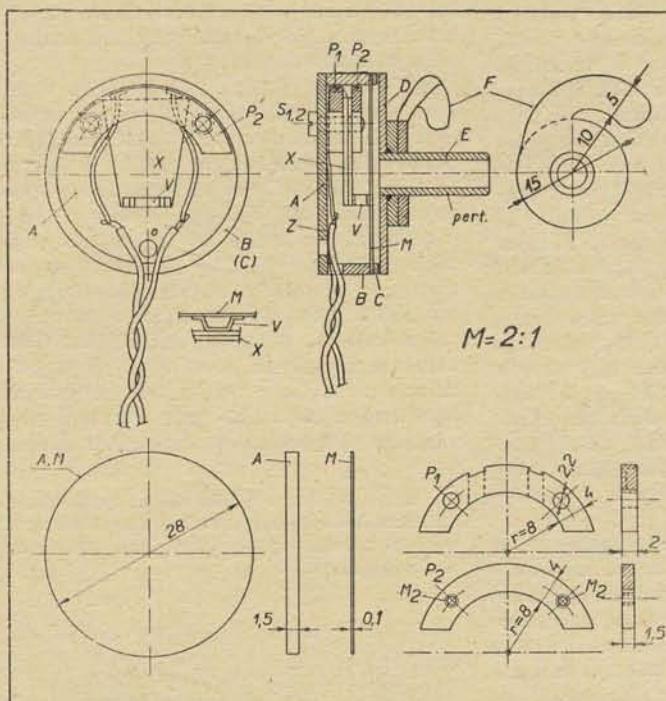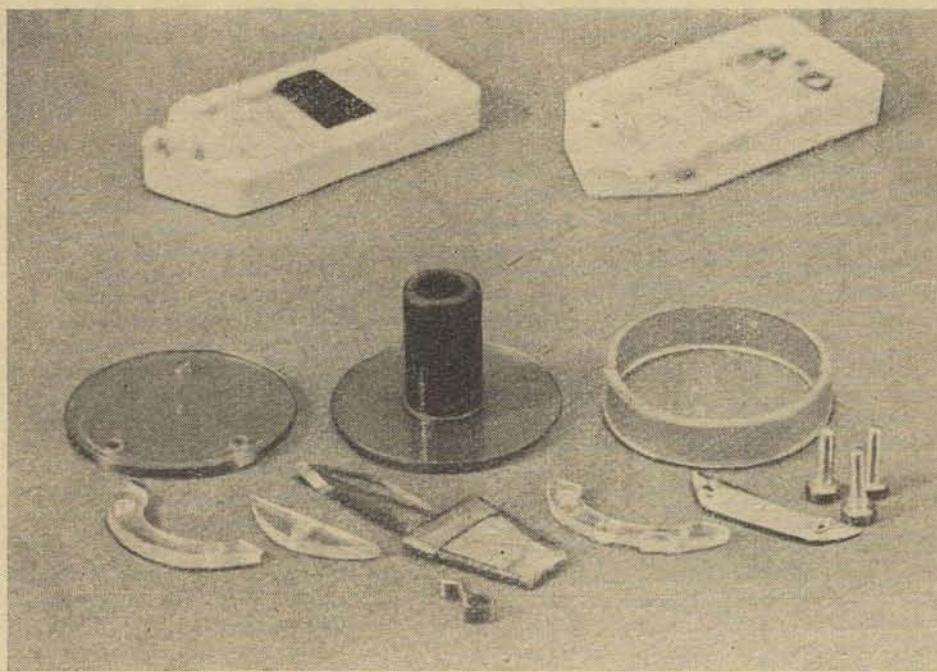

Součásti sluchátko:

Vpředu vlevo podložka P2, příponka přívodu, kterou jsme nahradili jeho přilepením, krystalové dvojče a plechová vzpěra, nahrazená v konečné úpravě vzpěrou tvaru U z celuloidu, podložka P1 a plechová podložka se šroubkami, k bezpečnějšímu sevření dvojčete. Za tím základní destička A, destička se zvukovodem C + D + E, kroužek B. V pozadí „pozůstatky“ původní hlavice krystalové přenosky, z níž jsme použili dvojče.

Výkres sestavení a hlavních součástek sluchátko.

trh buď úplná malá krystalová sluchátka za přijatelnou cenu, anebo alespoň výběr krystalových dvojčat pro domácí konstruktéry; od nich také čekáme brzké zprávy, jak se jim krystalová sluchátka osvědčila.

Suchý usměrňovač

V současné době lze koupit větší množství dotykových usměrňovačů. Podobné usměrňovače, i když méně jakostní, je možné lehce a lacino vyrobit doma. Do libovolně skleněné nádoby zavěší se jako kathoda a anoda plechové měděné kotoučky. Elektrolytem je 10% roztok louhu draselného. Na kathodu i anodu zavedeme napětí 1,7 V (stejnosměrné). Měď se oxysličí na černý CuO, což trvá 20 minut. Pak se polarita obrátí. Vyvijí se vodík a CuO se redukuje na Cu₂O, který je červený. Po

uschnutí a lehkém otření flanelem pracuje tento kotouček jako usměrňovač. Sběrný doteč může být stejně velký kotouček zinku. Oba dva kotoučky musí však být přitlačeny dosti značnou silou, alespoň 4 kg na 1 cm². Sila kotoučku měděného asi od 0,5 mm do 1 mm, kotouček zinkový může být slabší. Nejlepší je, jestliže si oba dva kotoučky nasekáme průbojnikiem. Hustota proudu na 1 cm² je 13 až 17 mA, podle síly kysličníku a čistoty mědi. Proti selénovému usměrňovači má tento horší vlastnosti, větší odpor ve směru průchodu, opačně však menší. Je ovšem velmi levný. Kotouček, jehož $r = 1$ cm, usměrňuje tak asi 50 mA. Je dosti odolný proti přetížení. Usměrňovací články je možno spojovat seřiově i paralelně. Mechanický způsob spojování je znám. Čtenářům, kteří tento návod znají, připomínám, že pochází z „kamenné“ doby, radioamatérství. M. V.

PŘÍMO ŽHAVENÉ ELEKTRICKÉ PAJEDLO

Rozhodli jsme se vyzkoušet novou úpravu pajedla, kterou jsme shledali v zahraničních prospektach a která se zdala na první pohled dokonale odstraňovat četné závady úprav dosud běžných. I když výsledky ukázaly, že není universálním všešlekom, je přece tak výhodná, že se nerozpakujeme předložit ji svým přátelům.

Podstatu prozrazují snímky. V pistole rukověti je namontován transformátor, měnič napětí sítě na 0,5 voltu. Toto napětí prohání proud rádu 100 ampérů měděným drátem, stočeným do tvaru vlásničky, který je současně topný i pájecím těleskem. Tak odpadá vysoké napětí z topeného těleska, kde je vždy obtížně isolujeme. Za druhé není tu značný tepelný odpor mezi topným a pájecím těleskem, jako u běžných úprav. Konečně pájecí tělesko je malé, takže jeho časová konstanta je krátká: provozní teploty dosahujeme za 2 až 3 vteřiny, zatím co obyčejné pajedlo se ohřívá asi právě taklik minut. Tato rychlosť dovoluje ponechávat pajedlo vypnuté a zapnout je právě jen ve chvíli, kdy spájíme. V rukověti pistole je proto tlačítko podoby spouště, které smačkneme, když pajedlo vezmeme do ruky a uvolníme hned, jakmile přestaneme spájet. To znamená podstatnou úsporu proudu, ale také času v případech, kdy pro občasnu práci nechceme nechávat pajedlo trvale zapojené a pak, když je právě potřebujeme, musíme trpělivě čekat. Úspora proudu je značná, podle okolnosti až 90 %. Pajedlo pracuje skoro okamžitě po zapnutí a má jen tu nevýhodu, že jeho tepelná kapacita je malá, takže sice dokonale spájí dráty až do sily drátu na tělesku, spájecí očka, tenké plíšky a pod., vypadá však službu na masivních součástkách kovových, kde je ochlazování tak veliké, že tepelná rezerva drobného těleska nestačí. Také vzácný materiál odporový a topné tělesko ušetríme; měděný drát je laciný a snadno i rychle jej vyměníme.

Hlavní částí pajedla je transformátor v rukověti. Pajedlo, které vidíte na snímci, mělo v tělesku asi 35 wattů, spotřebu po oteplení (kdy odpor těleska stoupne) 40 W, bylo by však vhodné z důvodů, které jsme prve uvedli, vyrobit je se spotřebou asi 100 wattů, aby topný drát — v našem případě 1 mm silný — mohl být aspoň 1,5 mm silný a vystačil i pro spájení těžších předmětů. Je jasné, že nemusíme transformátor navrhovat pro trvalý příkon 100 W, protože pracuje jen krátké okamžiky a většinu času je vypnut i primárně, takže se může volně ochlazovat. Proto volime asi čtyrnásobné proudové přetížení vinutí a magnetickou indukci v jádře 15 000 gaussů. Na sekundáru potřebujeme asi 0,5 V, pro 100 W přísluší proud 200 ampérů, průřez sekundárního vinutí volime 15 mm². Nejlépe se na vinutí hodí holý měděný pásek tak silný a široký, aby se vinutí vešlo do jedné vrstvy. V daném případě by to bylo na př. 3×5 mm. Počet závitů odhadněme na 5, t. j. 10 záv. na volt, průřez jádra transformátoru 3 cm².

Pro primář 120 V potřebujeme zhruba 1000 záv. (asi o 20 % méně vzhledem ke značným ztrátám v přetížené mědi), pro 220 V asi 1850 závitů. Pro 100 W je

Návrh a výsledky zkoušek nové úpravy důležitého nástroje

Dt. S. 621.79

proud při 120 V 0,83 A, pro 220 V 0,45 A. Tomu by odpovídaly průměry drátu 0,65 mm, resp. 0,48 mm. Protože chceme čtyrnásobné proudové přetížení na primáru, volime průměr poloviční, t. j. zhruba 0,3 nebo 0,22 mm. Jádro musí mit okénko asi 500 mm², aby se tam pečlivě provedené vinutí vešlo. Rozumí se, že transformátor vineme jen pro jediné síťové napětí, aby nebyl zbytečně veliký a těžký.

Vhodné jádro pro tento větší výkon mělo by asi tyto rozměry: šířka sloupku asi 20 mm, výška jádra 15 mm, rozměry okénka na př. 35×15 mm. Rozměrům okénka přizpůsobíme vždy průřez pásku na sekundárním vinutí, tak aby bylo účelně využito jeho plné šíře. Pamatujme při tom, že potřebujeme pro n závitů pásku šířku okénka rovnou (n+1) krát šíře pásku, zvětšenou ještě o mezery mezi závity, které vytvoříme vinutím provázku současně s páskem.


Abychom co nejlépe využili místa v jádře, jehož nemáme nazbyt, vineme nejradiji samonosnou cívku. Těsně na jádro přijde těsná čtyřhranná trubka z lesklé lepenky, navinuté do sily asi 1 mm. Tu navlékneme na vhodný dřevěný trn, s otvorem pro hřidel navíječky, po stranách přiložíme dřevěné podložky se zářezy pro vývody a to celé upevníme na navíječku, nebo jen na kliku v jednoduchém ložisku, drženém ve svěráku. Pak začneme vinutí, při čemž tenký drát primáru nastavíme vhodným izolovaným kablikem a zajistíme proti vytržení přivázáním provázkem. Vineme závit přesně

Po sejmání jedné z vidlic vidíme podrobnosti tlačítkového spinače, vyvedení síťové šňůry a vpředu několik spojů, které byly připájeny tímto pajedlem.

vedle závitu, asi 1,5 mm od kraje trubky skončíme, ovíjeme vrstvu jemným hedvábným papírem. Je výhodné, můžeme-li vinuti prosytit hned teď bakelitovým lakem k napouštění vinutí. Pak vineme další vrstvu, zase skončíme před krajem trubky; vrstvy prokládáme a postupně o něco zkracujeme, až navineme celé primární vinutí. Konečný vývod zase zesílíme a zajistíme. Na to navineme asi 1 mm silnou vrstvu tenké lesklé lepenky a přichystáme sekundární vinutí. Je výhodné, můžeme-li závitům dát vhodný tvar předem na formě ze dřeva, kterou vyrobíme podle rozměru a tvaru cívky primární. Silný pásek musíme totiž do správného tvaru nutit přitloukáním paličkou a na to by při neopatrnosti mohlo doplatit vinutí primární. Po zformování pásek sice pruží, snadno jej však nasadíme na cívku a po utažení zajistíme přivázáním konců pevným motouzem. Konce si vyvedeme tak, aby se nám snadno připojovaly k dalším vývodům.

Než transformátor sestavíme, vypečeme jej. Zapneme samotnou cívku primární bez jádra přes vhodný odpor (zárovku) na síťové napětí tak, aby byla po několika minutách dosti teplá, a ponecháme ji tak několik hodin. Bakelitový lak se přitom utvrdí a upevní vinutí. Při svých pokusech jsme původně vinutí zakapávali jen zalévací hmotou a neimpregnovali. Po zapnutí do víc méně zkratových podmínek se vinutí rychle oteplilo a vzduch, který z něho prudce unikal, vyholil krajní závity z cívky, takže vznikl jednak zkrat a také spojení na kostru. Pak bylo sice pájecí tělesko jen vlažné, zato transformátor byl horký a primárním vinutím z drátu 0,2 mm teklo 0,8 A. Proto je účelné transformátor „vypéci“ předem a vinutí zajistit tvrditelným lakem. Je pak zajímavé, jak těžké pracovní podmínky snese bez poruchy prostý smalt.


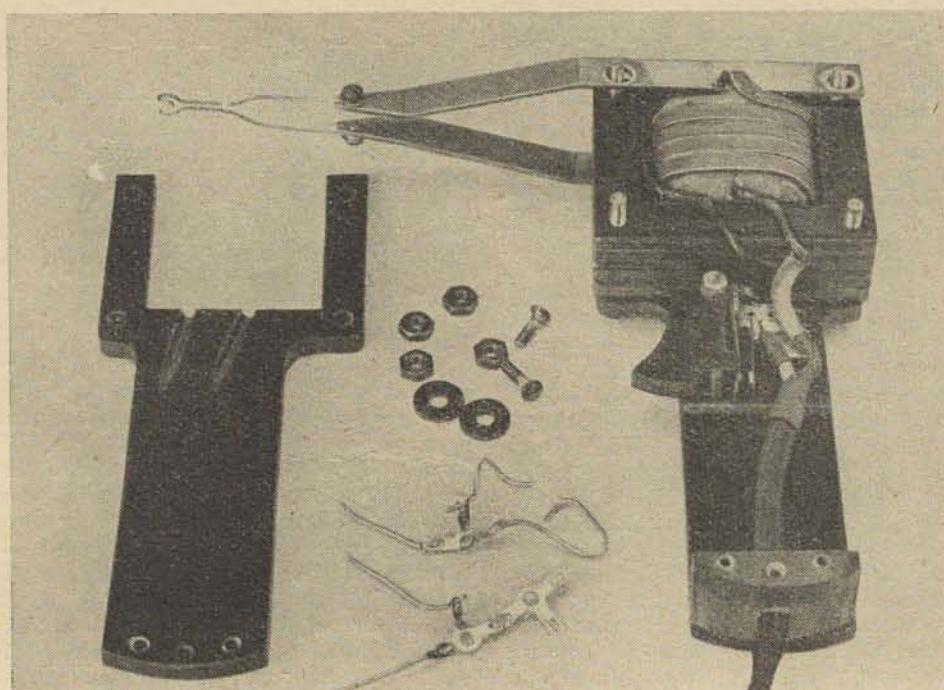
Ostatní úprava pajedla je zřejmá z obrázku. Transformátor je sevřen mezi dvěma vidlicemi ze silného pertinaxu, které tvoří zároveň rukověť. V ní je vestaven prostý tlačítkový spinač na způsob ko-



houtku pistole, kterým uzavíráme primární obvod. Na sekundární vinutí jsou připojeny dva měděné pásky, izolované připevněné po stranách horní části jádra. Jejich konce jsou zúženy a nahnuty k sobě; do nich jsou zapájeny šrouby, jimiž upevňujeme topné tělíska-drát. Pro uvedený typ může to být drát až 1,6 mm silný, jehož střed ohneme buď do tvaru, který ukazuje snímky, nebo do tvaru ještě komplikovanějších, směrujících k tomu, aby pájecí místo mělo větší tepelný obsah a lépe bylo přizpůsobeno práci, kterou chceme provádět. Není třeba obav, že pájka, která po případě drátovy meandr zaledne, způsobí zmenšení odporu. Podle měření na kousku spájecího drátu jsme

Sestavené pajedlo, připravené k použití. Má výkon asi 35 W, spotřebu 40 W a je teplé za tři vteřiny po zapnutí.

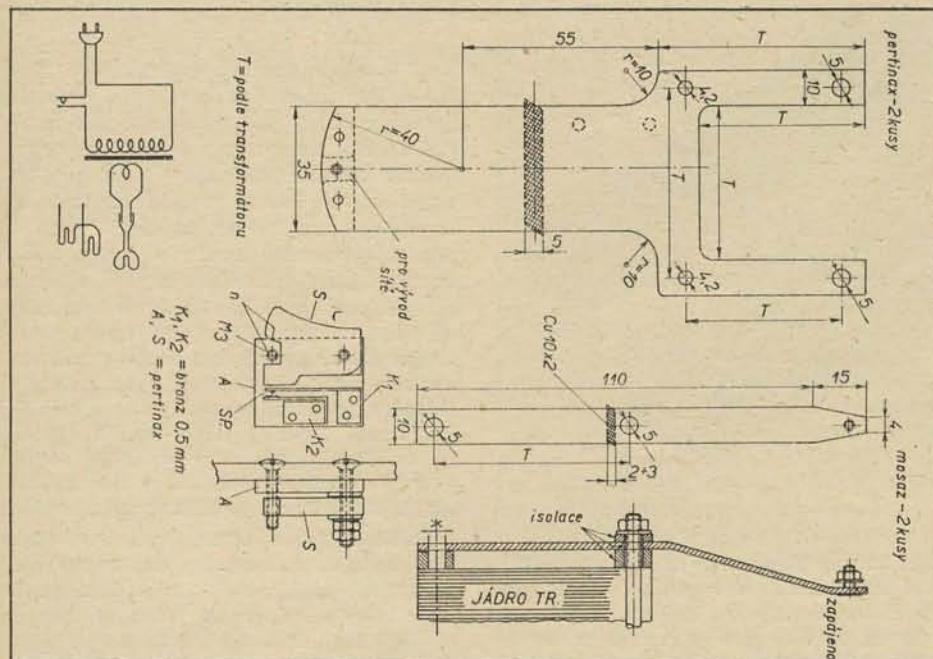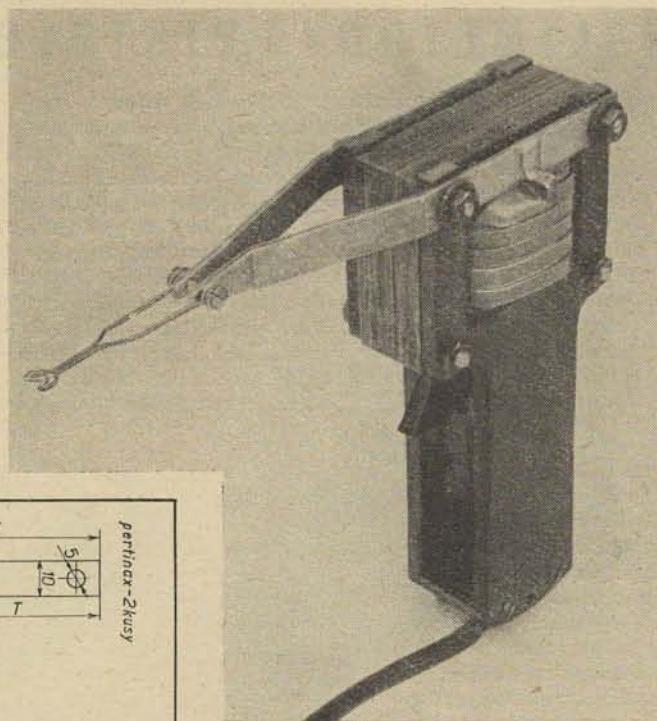
K výkresu dole:
Vpravo nahore jedna ze dvou pertinaxových vidlic, které drží jádro, pod tím měděný pásek jako vývod k pájecí snyčce, vlevo úprava tlačítkového spinače primárního obvodu a konečně úplně zapojení pajedla. Míry, označené T, řídí se podle rozdílu transformátoru.



vypočtli, že běžná pájka má měrný odpor asi 90krát větší než měď.

Na snímku součástek jsme ukázali i několik spojů běžných drátů a spájecích oček, které jsme s touto letovačkou provedli. Při tom měla výkon podstatně menší než ona, kterou doporučujeme stavět. Nedáilo se spájení na masivní nýtotovací zdířku, alespoň ne dost rychle. S větším typem však i tato práce bude možná.

K přednostem této pajecky patří i to, že tělisko je štíhlé a že je můžeme rozehnávat až když je máme bezpečně připojeno, takže se dostaneme bez poškození i na místě těžko přistupná a dále taková, u nichž je nebezpečí přehřátí. Podle okolnosti bylo by možné volit ještě větší přetížení vinutí a jádra a tím dosáhnout dalšího zmenšení rozměrů a váhy, až na hodnotu pajedel běžných. Kromě toho usnadňuje práci i nový způsob úpravy s pájecím hrotom poměrně blízko rukověti. (Je vůbec nepochopitelné, proč se výrobci elektrických pajedel drží při volbě rozměrů i tvaru pravěkého vzoru pajedla k ohřívání v dřevěném uhlí, které muselo být dlouhé, aby rukověť neshořela.) Věříme, že tento námet prospěje našim čtenářům bud přímo nebo tím, že je pobídne k dalším zkouškám a zlepšeným konstrukcím, jichž v oboru radiotechnické výroby není nikdy dost.

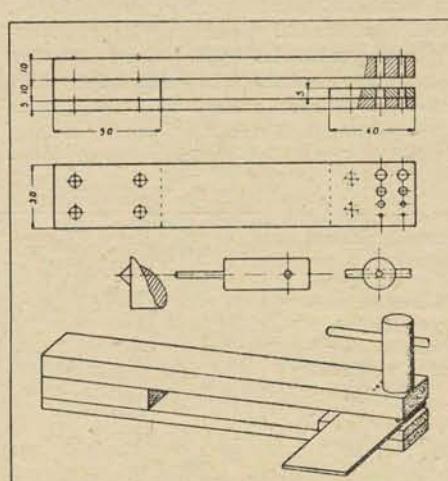

LACINÝ DĚROVACÍ PŘÍPRAVEK

Při stavbě přístrojů musíme často dělat otvory do plechu nebo do pertinaxu, což při vrtání zabere dost času. Tento úkol usnadní prostý přípravek, který vyhoví pro železo až do 1 mm a pertinax do 5 mm. Třmen je z pásového železa 30×10 a 30×5 mm. Horní rameno volime silnější, neboť tvoří vedení pro průbojníky. Než dámme mezi ramena vložku a cílel po svrtání spojíme nýty se zapuštěnou hlavou, připevníme ke konci dolního ramene destičku oceli až 5 mm silnou, která bude

tvořit matrice. Připevnit ji můžeme svarem nebo nýty, ne však pájkou, neboť by se nám při kalení odloupla. Při vrtání otvorů vložme mezi rameno a destičku kousek prkénka, aby ramena nesvírala vrták. Otvory v dolním rameni až k matrice můžeme převrtat na větší průměr, aby výsek snadněji vypadávaly. Po vyvrtání otvorů, jichž průměr volime podle potřeby své délky, matrice zakalíme. Zbývá jen zhodnotit průbojníky; potřebujeme jich totiž, kolik je různých průměrů otvorů. Jejich výše mezi matricí je asi 0,1 mm a v nouzovém případě můžeme vyrobit ze zbytků přelamávaných spirálních vrtáku, naražených do kousku měkké válcové oceli s vratidlem pro snazší vytahování. Je také výhodné, vytvořit si na spodní ploše průboje jemný hrot. Usnadníme si tak vkládání na střed budoucího otvoru, označený důlkem.

Materiál matrice a průbojníků C 60 pro naše potřeby úplně postačí, nemusíme mít žádnou speciální ocel. — Při děrování založíme materiál mezi ramena třmenem, vložíme průbojník a ráznými údery kladiva prorazíme otvor, který je poměrně čistý a dříve hotov než jinak.

Vilém Mayer.

Nedávno byl v USA sestrojen neobvyklý druh elektrického mikrometru, přesnosti dosud v průmyslu nepožadované, který může zajišťovat pohyb nebo změny asi tři statisíce milimetru. Dá se jím měřit výše tisku novin nebo 50tisícina šíře písmene. Je tak citlivý, že může zaznamenati malé změny jako délku vlny světla, jež se bere za základ při jeho využívání. Nové vědecké měřidlo využívá zásady modulace kmitočtu (FM). Není třeba měřeného předmětu se dotýkat. Na tomto objevu pracovali technikové ústavu Battelle Memorial, a ve válce ho již bylo použito po první k měření odchylek rychloběžních obráběcích strojů pro výrobu leteckých motorů.

Přístroj je též základem zařízení, používaného k měření a zaznamenávání změn v krytalové struktuře při rychlém zahřívání oceli, na př. při elektrickém sváření.

-AIS

Pro pozorování velmi pomalých jevů (zápínací doba relé, indikátorová zkouška Dieslových motorů, elektrokardiografie a pod.) sestříjil DuMont, jako doplněk ke svému standardnímu osciloskopu, generátor pilových kmitů s rozsahem 0,2—125 c/s a špičkovým napětím až 450 V. Generátor má zvláštní zařízení pro udržení naprosté linearity. -rn-

VOLTMETROVÁ PISTOLE

Není to záliba v symbolech a zbraních války mocen-ské, která vedla autora k popisované úpravě stejnosměr-ného voltmetru ve tvaru pistole. Je to upřímný zájem, aby naši opraváři, radiomechanikové i amatéři mohli pracovat nejenom dobře, nýbrž i snadno a pohodlně. Uvažte, oč rychleji měříte s přístrojem, který držíte v jedné ruce, spolu s pohledem na dotykový hrot vidíte i na jeho stupnici, můžete měřit všechna běžná napětí v přijimači nebo zesilovači a máte pravou ruku volnou pro záznamy nebo jinou práci. Dnes, kdy malý přístroj, vyobrazený na snímku, lze koupit poměrně levně, není překážek, aby každý, kdo často kontroluje nebo opravuje přístroje, používal této výhodné úpravy.

Dáte-li si práci zamyslit se nad pracemi, které musíte často opravovat, shledáte, že je řada způsobů, jak si je upravit, aby byly snadné a rychlé. Dosahujeme toho předně studiem příslušných pohybů a manipulací, které lze leckdy pronikavě zjednodušit, a za druhé vhodnou úpravou pomůcek, jejich ukládání a řízení. Úspory takto dosažené jsou tak veliké, že se na př. americkém průmyslu už dávno vyplatilo zaměstnávat techniky s pověřením provádět tyto studie a bojovat o každou vteřinu zbytečné ztráty času a o každou zlomek

wattu zbytečného výkonu. U nás se tyto snahy dosud v plné míře nerozvinuly, zemína ovšem ne tam, kde nejdé na pohled o práci seriovou, nýbrž kusovou, s individuálními operacemi. I tam se však najde dosti námětů pro úsporu, a jedním z nich je právě kontrolní měření v přístrojích. Voltmetr na snímku je upraven v podobě pistole; jeden jeho pól připojujeme skřipcem na společný pól napětí, v přijimačích to bývá zpravidla kostra s polem záporným, druhý je na hrotu. Rozsahy jsou jen čtyři: bez stisknutí tlačítka má přístroj rozsah 500 V, stiskneme-li tlačítko, označené „100“, vyřadime příslušnou část předřadného odporu a máme rozsah 100 V; podobně při dalších rozsazích, kde ovšem nevadí, stiskneme-li současně tlačítka rozsahů vyšších. Toto stisknutí obstará palec ruky, držící pistoli, takže všechnu práci s voltmetrem zastane jediná ruka. Práce je o to rychlejší proti obvyklému způsobu, že nemusíme měnit směr pohledu při dotykání a měření, jak to vyžadují běžné úpravy.

Dvě pertinaxové destičky, D1 a D3, jejichž tvar a rozměry jsou na výkrese, tvoří klec pro měřící přístroj malého vojenského typu a zároveň rukověť. Těsně pod přístrojem jsou tři tlačítka, jejichž nosičem je destička D2, a ta má také očka pro připevnění předřadných odporů. Tlačítka jsou z pásků pružné mosazi pl.-3, provlečených dírkami v D2. Po stisknutí tlačítka z kousku isolaci tyčinky přitiskne se příslušný pásek na příčný pásek p4. Dotyk stačí mosazný, protože v se-



ri s dotyky jsou velké odpory předřadné, vůči nimž nemá vliv několik ohmů přechodového odporu na dotyku, které nejvíce se tu mohou vyskytnout. I dotyku stříbrných můžeme ovšem použít, máme-li na rozebrání starší vlnový přepinač.

Na destičce D3 upevníme vzadu mosazný hrot, nakloněný pod úhlem 30° vůči kolmici; je chráněn v celé délce špagetou. Volme ji o něco málo tenčí než hrot a navlékněme ji těsně, aby pevně seděla. Upevňovací matičku chráníme před doty-

Hoření snímky ukazují přístroj sestavený a rozebraný, s pohledem na soustružení tlačitek a předřadných odporů v dutině rukověti.


Dt P
621.317.725:
621.3.024

Sestavení a součástky voltmetrové pistole. Otisk výkresu v red. t. l. za Kčs 8,—, pošt. výlohy Kčs 3,—.




kem kouskem gumové hadičky. Dole jsou D1 a D3 připevněny šrouby do silného pražce z fibru, pertinaxu nebo texgumoidu. Dírkou uprostřed prochází asi 70 cm dlouhý kousek ohebného isol. kablíku, který má na konci skřipec (krokodilek) k připojení na kostru, K destičce D1 je přístroj připevněn šrouby ve své přírubě, destička D3 je přitažena k přístroji jeho přívodními šroubkami, které do destičky zapustíme a proti dotyku chráníme asfaltovým zálivem. Aby byl vnitřek rukověti chráněn před dotykem a prachem, přetáhneme postranní plochu páskem celuloidu, lesklé lepenky nebo tenkého pertinaxu. K jeho snazšímu umístění je D2 o stupně menší než D1, takže vznikne okraj, který kryje pásek zadružuje.

Nejvhodnějším přístrojem pro tento účel je miliampérmetr se základním rozsahem 0,1 až 0,5 mA, který dává podle toho $I_1/I_0 = \text{odpor na jeden volt}$ (t. j. 10 až 2 k Ω). Podle toho vybereme a po případě upravíme předřadné odpory (viz článek v předchozím čísle a také v čísle 5/6 1944). Pro většinu prací vystačíme s přesností do 5 %, a pak stačí dobré odpory hmotové. Malé přístroje mají sice krátkou stupnici a tím nedovolují zvláště přesné odečítání, zato jsou však dobré vyváženy a dovolují odečítati v libovolné

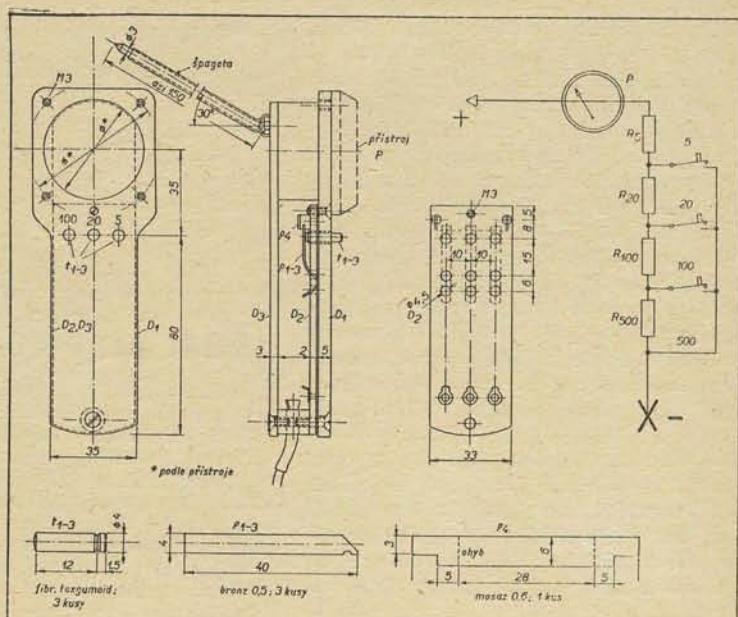

poloze. Podobné měřidlo lze ostatně vyrobit i s větším přístrojem, na př. 90 až 120 mm. Je také možné upravit je tak, aby se hrot dal odnímat, a pak je přístroj upraven i pro jiná použití, na př. s vhodným doplňkem pro měření proudu a pro měření střídavá. Nejčastější a nejpotřebnější jsou však v rádiových přístrojích měření stejnosměrného napětí a proto jsme zatím upravili přístroj co možná jednoduchý.

P.

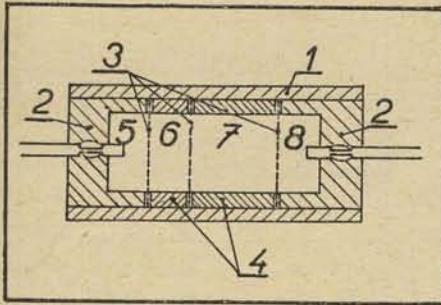

Nový etalon napětí

Dosud používané etalony napětí, na př. Westonův normální článek, jsou obvykle stavěny do skleněných nádobek, nejčastěji tvaru H. Jsou choulostivé a snadno se rozbití; svým tvarem, provedením a konečně i rozměry se dobře nehodí k zamontování do přístrojů. Podle novější zprávy byla vytvořena zvláště malá, pevná a nevylitelná obměna Westonova elementu. Tvar a rozměry jsou jako u malého pevného kondensátoru; proto lze tyto článsky snadno skládati v baterie, je-li potřeba většího napětí.

Element je vestavěn do malé trubičky (1) z umělé hmoty ϕ 10 mm a 16 mm dlouhé, na koncích hermeticky uzavřené. Oběma čely (2) procházejí přívody z železného drátu. Prostor uvnitř je rozdělen třemi průlínčitými stěnami (diafragma) (3), upevněnými mezi dvěma distančními kroužky (4) a zvýšenými okraji obou čel na čtyři komory. Obě krajní komory (5, 8) jsou vyplněny rtutí, po případě amalgamem kadmia. V komoře 6 je pasta síranu rtuťného Hg_2SO_4 , v komoře 7 je nasycený roztok síranu kademnatého s několika krystalky téhož síranu ($CdSO_4$). Velikost článku je tak volena, že po půl roce skladování je schopen dodávat trvale po dobu dalšího půl roku proud 1.10^{-6} A. Jeho napětí je 1.0180 V při $20^\circ C$. Malá odchylka od napětí normálního článku Westonova je způsobena železnými přívody. Největší odchylka od udaného napětí 1.0180 V, pozorovaná v nezatiženém stavu během půl roku, byla $\pm 1.10^{-3}$ V. Teplotní koeficient na rozdíl od ostatních normálních článků je pozitivní. Jeho hodnota je $+8.10^{-5}$ V/ $1^\circ C$ v rozmezí od 0 do $50^\circ C$. Vnitřní odpor je asi 150 ohmů. Článek se neporuší ani většími teplotami. Při event. spájení je nutno dbát, aby se vývody příliš neohřály, jelikož by se mohlo porušit těsnění přívodů v hmotě čela.

Vladimír Šefl.

DOUTNAVKOVÝ ZKOUŠEC

Mnohostranný, měřicí přístroj

pro mladé radioamatéry

Ideálem každého amatéra je a zůstane voltmetr s malou spotřebou, ampérmetr a dobrý ohmmetr, případně můstek. Většinou jsou však tyto přístroje dosti drahé a proto si je zejména mladší amatéři nemohou opatřit.

Pro běžná měření na zesilovačích a přijimačích, kdy vystačíme s menší přesností, stačí i jednodušší přístroje, t. zv. zkoušecky. Zde je návod na prostý, ale mnohostranný přístroj tohoto druhu. „Měří“ napětí stř. a ss od 2 do 7,5 V (žhavení), od 100 do 600 V (anodová a síťová napětí), proudy od 20 do 50 mA (koncové elektronky), odpory od 20 do 200 ohmů (cívky, kathodové odpory, vinutí transformátorů), od 0,1 do 2 megohmů a kapacity od 2 do 50 nF (anodové, mřížkové a filtrační obvody). Skládá se ze dvou nezávislých částí: v jedné je „měřičem“ trpasličí žárovka, ve druhé malá doutnavka.


Zárovková zkoušečka.

Trpasličí žárovka 6 V/40 mA (pro zadní světlo kol) je zapojena v serii s obyčejnou plochou baterií 4,5 V. Vývody jsou ke třem zdírkám. Na svorkách 2–3 (samotná žárovka) zkoušíme napětí asi od 2 do 7,5 V a proudy asi od 20 do 50 mA. Při napětí 2 V nebo proudu 20 mA je střed vlákna mírně začervenalý, při 4 V (asi 30 mA) červeně svítí. Tuto hodnotu můžeme kontrolovat podle vestavěné baterie. Při napěti 6 V (40 mA) svítí žárovka jasně oranžově a při 7,5 V (50 mA) jasně bíle. Několik srovnání známých napětí ukáže více než dlouhý popis. Odpory až asi do 200 ohmů můžeme zkoušet mezi svorkami 1 až 3, kde je do serie se žárovkou zapnuta baterie. Nejmenší okem postřehnutelný rozdíl ve svítivosti způsobí odpor asi 20 ohmů; při 200 ohmech žene velmi slabě střed vlákna.

Doutnavková zkoušečka.

HLavní součástí je zde malá doutnavka se zápalným napětím asi 110 V a lineární potenciometr 1 megohm. Odpory R2, R3, R4 jednak omezují rozsahy, jednak tvoří ochranný odpor pro doutnavku. Síťové napětí 220 V, potřebné pro zkoušku odporu a kondensátorů odebíráme přes kondensá-

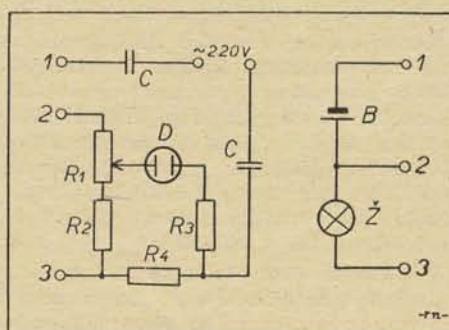Hodnoty součástí. R1 - lin. potenciometr 1 megohm, větší provedení s přímým dotykem běžce na odporové dráze, R2, R3 - 0,2 megohmu $1/4$ W, R4 - 1 megohm $1/4$ W. — C - $0,1 \mu F$ / 3000 V~. D - doutnavka 110 V (bez ochranného odporu) Ž - žárovka 6 V/40 mA.



Pohled na všeobecnou zkoušečku zevnitř. Je vestavěna do pevné plechové krabičky; přístrojovou zástrčkou se přivádí síťové napětí, k připojení zkoušebních hrotů jsou isolované zdířky, na čelní straně, kde je i knoflík a stupnice doutnavkového voltmetru. Úprava může být i jednodušší.

tory C, které chrání přístroj před zkratem při zkoušení uzemněných součástí.

Na zdírkách 2–3 měříme ss. a stř. napětí. Odpory R3 a R4 tvoří ochranný odpor doutnavky, R2 omezuje rozsah voltmetu na 600 V. Nejnižší měřitelné napětí je dáné zápalným napětím doutnavky. Před měřením postavíme potenciometr do polohy, kdy je mezi běžcem a svorkou 3 nejmenší odpor. Po připojení napětí zvětšujeme pomalu odpor, až v určitém bodě neonka zapálí; na stupni potenciometru odečteme příslušné napětí. Při zkoušení odporů a kondensátorů přivedeme do příslušné svorky síťové napětí 220 V~. Jako ochranný odpor zde slouží jenom R3, odpor R4 omezuje vhodně rozsah stupnice. Zkoušené odpory nebo kondensátory připojíme na svorky 1–2. Stejným postupem jako při měření napětí zjistíme místo zapálení doutnavky a na stupni potenciometru odečteme hodnotu.

Ocejchování potenciometru (bude mít čtyři stupnice, totiž pro ss. a stř. napětí a pro R a C) provedeme podle známých odporů a kondensátorů, respektive napětí (síťová, v eliminátorech a pod.).

Vnější úprava je věc osobního vkusu. Zkoušečku je možno namontovat v nouzovém „na prkénko“. Velmi vhodné by snad byly těž malé bakelitové skříňky, které se teď v různých obchodech vyprodávají z vojenských zásob. Konečně je možno si dát vyrobit pro zkoušečku u klempíře železnou krabičku se zaoblenými hranami a nalakovat ji černým krystalovým lakem. Přístroj má pak tovární vzhled a snese i hrubější zacházení. Takové důkladné provedení vidíte na snímcích. V každém výrobku hledejme umístit žárovku a doutnavku do černé trubičky. Zmenší se tím vliv okolního osvětlení na přesnost odečítání a práce se zkoušečkou je pohodlnější. O. Horna.


OSVĚDČENÁ ZAPojení

Pro letní tábory:

TŘÍLAMPOVKA

na baterie s jedním
ladicím obvodem

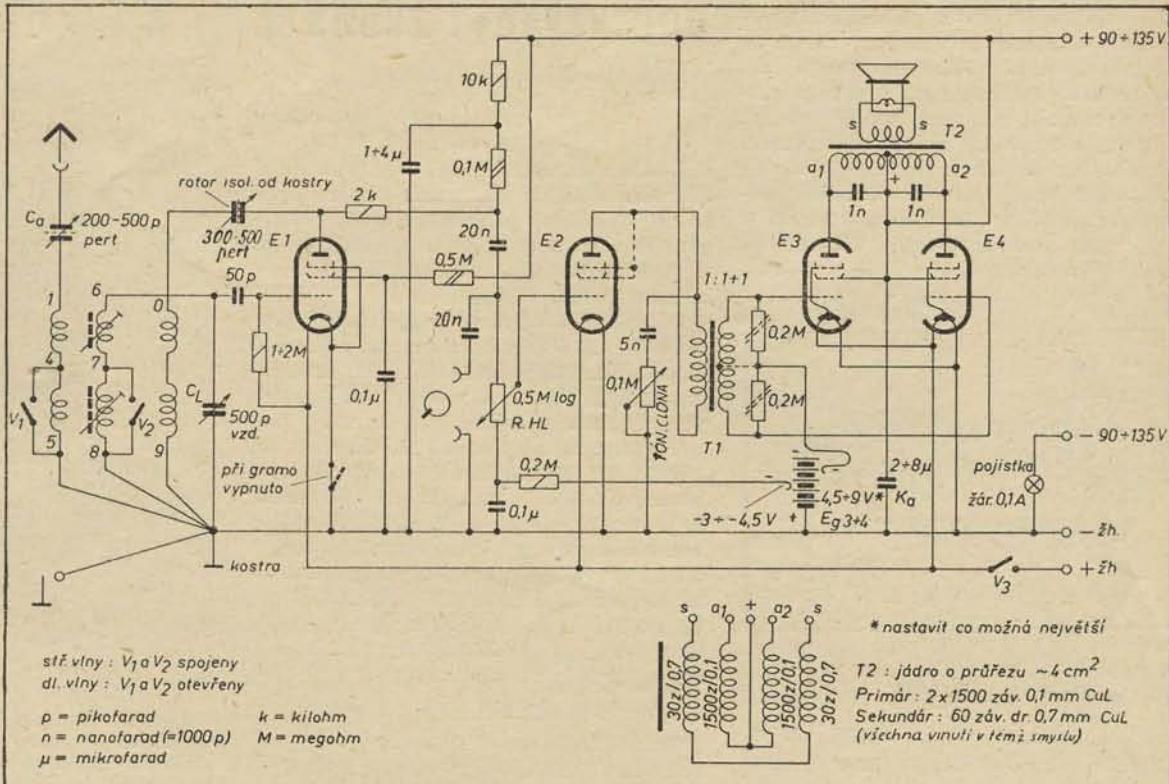Zapojení jednoobvodové třílampovky na baterie, určené pro poslech blízkých vysílačů na středních a dlouhých vlnách v letních táborech. Schema ve větším měřítku lze koupit v red. t. l. za Kčs 9,—, poštovní výlohy Kčs 2,—.



Je už nejvyšší čas, chcete-li svůj tábor vyzbrojit přijimačem. Zapojení na vedlejším obrázku dává poslech podle volby elektronek a velikosti napětí anodové baterie i velmi hlasitý při poměrně malém spotřebě, stavba i úprava je prostá a přístroj i s baterií a akumulátorem může být v jediné skříni s reproduktorem, kdykoliv připraven odebrat se s vámi na koupání nebo na krátký výlet. Není to přijimač dálkový, stačí však s jednoduchou antenou pro poslech okolních vysílačů. Přístrojem lze jakostně přenášet hudbu s dešek (mechanický gramofon s přenoskou).


Vstupní ladící obvod jsme upravili jen pro střední a dlouhé vlny s běžnou cívkovou soupravou, na př. Palaba 6399 nebo jinou podobnou. Kdo touží po vlnách krátkých, upraví si ladící obvod podle kteréhokoliv z předešlých jednoobvodových přístrojů. První elektronka pracuje jako pentoda s dosti velikým ziskem, za ní je regulátor hlasitosti. Následuje triodový zesilovač s transformátorovou vazbou na souměrný dvojčinný koncový stupeň v úsporném zapojení třídy B. Nemáte-li vhodný vazební transformátor s převodem asi 1:0,5 + 0,5 nebo podobný, použijte klidně nf. transformátoru jednoduchého (převod 1:3) a střed na sekundární straně vytvořte uměle ze dvou odporů, jak je to vyznačeno na obrázku. Toto je dovoleno u koncových elektronek, upravených pro práci bez mřížkového proudu, na př. KDD 1, DLL 21, DDD 25 atd., a hlavně všecky jednoduché koncové pentody, jichž můžete použít rovněž (ovšem že vždy po dvou stejných). Nelze se, bohužel, podobně snadno zbavit nutnosti zvláštního výstupního transformátoru. Ten se však dnes již dá získat, anebo si jej poměrně snadno vyrobí každý sám. Hlavní údaje jsou ve schématu; také rozložení vinuti, jež je tím zajímavé, že sekundární obklopuje primár. Tím zmenšujeme roz-

ptylovou indukčnost a získáváme dokonalejší přednes výšek.

K napájení se hodí akumulátor buď olověný nebo oceloniklový podle druhu elektronek, za zdroj anodové energie buď baterie (pro hlasitý poslech potřebujeme vždy aspoň 100 V), neb vibrátor, napájený z akumulátoru. Pro tento případ si však raději hněd pořídíme akumulátory dva, abychom při nabíjení jednoho nebyli bez poslechu. A při vibrátoru jej budeme muset nabíjet častěji.

Elektronky jsme tentokrát ve schématu neuváděli. Hodí se na první stupeň jakákoliv bateriová vf. pentoda se stálou strmostí (v nouzi i selektoda). Z novějších typů jmenujme aspoň KF 1, KF 4 (KF 2,

KF 3) pro dvouvoltový aku, DF 21 nebo DF 22 pro 1,5 V pro žhavení ze suchého článku nebo z oceloniklovéhoaku, z-vojenských RV 2 P 800 pro 2 V a RV 2,4 P 700 pro 2,4 V žhavení (dva oceloniklové aky v serií). Na druhý stupeň buď jakákoliv bateriová trioda malého výkonu (t. j. ne koncová), na př. KC4, KC3, KBC1: DAC 21, DBC 22, diody spojime se záporným koncem vlákna, abe kterákoliv z těch, jež jsme uvedli prve, zapojená jako trioda spojením druhé a třetí mřížky s anodou. Je-li třetí mřížka spojena uvnitř s vláknam, nevadí to činnosti. Na koncový stupeň buď některá elektronka dvoutí (KDD 1, DLL 21, DDD 11, DDD 25), nebo dvě jednoduché koncové pentody:

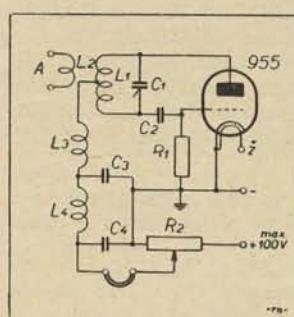

JEDNOLAMPOVKA PRO 150 Mc/s

Zapojení přístroje pro 150 Mc/s. Hodnoty součástí: $R_1 = M\Omega$; $R_2 = 50 k\Omega/4 W$; $C_1 = 3 pF$; $C_2 = 50 pF$; $C_3 = 100 pF$; $C_4 = 6000 pF$; $L_1 = 6,5$ závitů z dráhu $\phi 1,6$ mm, samonosné na $\phi 13$ mm, délka asi 20 mm; $L_2 = 1$ závit z drátu $\phi 1,6$ mm, $\phi 13$ mm, volně vázána s L_1 ; $L_3 = 30$ závitů $\phi 0,5$ mm, na kostře $\phi 7$ mm, délka asi 30 mm; $L_4 =$ vf. tlumivka 8 mH.

Koncem minulého roku 1945 uvolnila americká federální komise komunikací (FCC) pro pokusy všechna amatérská pásmá na vlnách pod 10 m. Jelikož ještě nepříšly na trh v dostatečném množství speciální součásti pro tyto vlny, hlavně elektronky pro pásmá nad 300 Mc/s, soustředíme se prozatím, hlavní zájem na nová pásmá 145 a 290 Mc/s.

V lednovém čísle Radio Craft uveřejnil známý amatér W1HCO/2, I. Queen, schéma malého a přenosného superregenerač-

ního přijimače, se kterým hned v prvních týdnech pokusů dosáhl zajímavých QSO.

Aparátek je skutečně velmi jednoduchý (viz schema) a nevyžaduje speciálních součástí. Používá se v něm běžné knoflikové triody 955 (u nás by snad bylo lze použít vojenské RV12P2000 nebo RV2,4P700, které pracují do 1,5 m) a jeho velikou výhodou je, že pracuje i při velmi malém anodovém napětí (kolem 30 V), což z něho činí ideální přístroj pro pokusy ve volné přírodě.


O. Horna.

KL 4, KL 5, pro velký výkon KL 2, z řady D: DL 21 atd., z vojenských RL 2,4 P 2, RL 2,4 P 3, v nouzí však zase RV 2,4 P 700, kde můžeme po případě použít čtyř elektronek, po dvou paralelně, potřebujeme-li větší výkon. Kromě toho lze také použít elektronky starších anebo ještě jiných, které pro rozmanitost zde nemůžeme všecky uvádět.


Mřížkové předpěti koncového stupně nastavíme až podle druhu elektronek a anodového napětí tak, že naladíme nějaký blízký vysílač, nastavíme hlasitý poslech, jaký asi potřebujeme, a pak záporné napětí tak dlouho zvětšujeme, dokud se při poslechu neobjeví skreslení. Při tom vždy hledíme, aby předpěti bylo co možná veliké, šetříme tím anodovou baterii. Nikdy nezapomeňme tuto baterii připojit a včas ji nahradit novou, abychom si nepokazili elektronky a nevyčerpali příliš rychle anodku. Při přerušení poslechu stačí vypnout žhavicí zdroj, ostatní baterie mohou zůstat trvale připojeny. Vypínač V 3 můžeme po případě sdružit s regulátorem hlasitosti R. Hl.

Použijeme-li samotného reproduktoru, získáme větší hlasitost, vyrobí-li k němu táborový truhlář jednoduchý krátký trhýr čtvercového průřezu, vstupní otvor na př. 25×25 cm, ústi asi 50×50 cm a délky asi 50 cm.

DOUTNAVKA LADICÍM INDIKÁTOREM

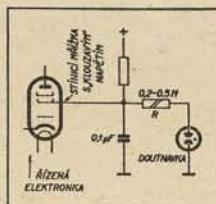

V době trvajícího nedostatku ladících indikátorů elektronkových můžeme si pomocí poměrně snadno a velmi levně tím, že využijeme jako indikátoru obyčejné malé doutnavky, které jsou nyní na trhu. Použijeme typu pro 120 V anebo takového, který nemá vestavěn ochranný odpor, a zapojíme jej podle schématu na stínici mřížku některé vf. elektronky superhetu, která je napájena přes odpor tak zvaným krouzavým napětím. Do série s doutnavkou pak vložíme odpor R (musí tu být i u typu pro 120 V, který má již odpor vestavěn; u typu pro 220 V by snad mohl odpadnout). Jeho velikost vyzkoušíme tak, aby při zapojené anténě a přístroji vyladěném na místní stanici doutnavka zářila celou plochou. Odpojíme-li antenu a vyladíme-li přístroj mimo stanici, tu doutnavku buď vůbec zhasne, nebo svítí podstatně slaběji. Při ladění se její svítivost mění, ne ovšem tak nápadně, jako u elektronového indikátoru anebo u speciální doutnavky s tyčinkovou katodou, přece však zřetelně. — K připojení tohoto zjednodušeného indikátoru se hodí novější superhetu s elektronkami řady E, u nichž se začalo používat napájení stínicích mřížek přes odpor. Mřížka, napájená z poměrně tvrdého děliče napětí, nedala by zřetelnou reakci. Doutnavku umístíme v objímce čelní desky nebo pod průhlednou stupnicí; u přístrojů universálních, kde leckdy ponecháváme stupnice neosvětlené pro nesnází se za-

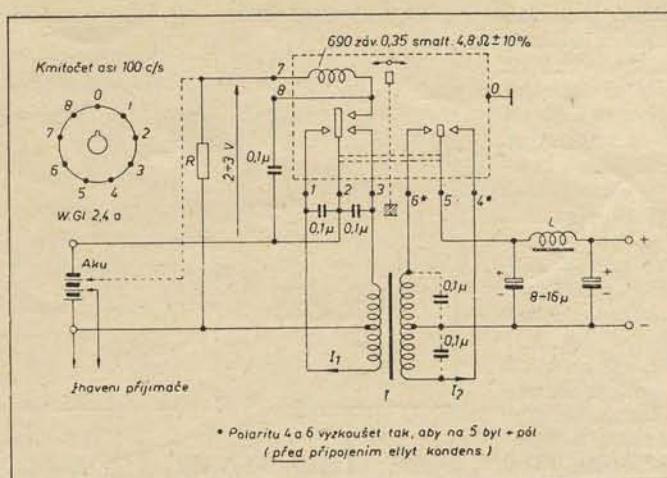

**VIBRAČNÍ
MĚNIČ**
*pro napájení
větších
radiových
přístrojů*

V pražských obchodech a jistě i jinde lze koupit vibrační měnič z vojenských přístrojů, nesoucí označení W.GI.2,4 a. Jde o sedmidotkový měnič, podobný tomu, který jsme pro amatérskou výrobu popsali v Radioamatéru č. 11/1940 a který se hodí pro výrobu stejnosměrné anodové energie pro větší přijímače pro auto atd. Od běžných přístrojů se liší jen tím, že je určen pro dvoučlánkový akumulátor oceloniklový s napětím 2,4 V. To je však rozdíl nepatrný, neboť se týká jen vinutí budicí cívky přerušovače. Jak jsme naznačili v připojeném zapojení, buď lze zařadit do přívodu k budicí cívce vibrátoru odpor tak veliký, aby normální spotřeba cívky — asi 60 mA — srazila napětí použitého akumulátoru na 2,4 V, nebo pro cívku vyvedeme z použité akumulátorové baterie vhodnou odbočku. Celkové zapojení vibrátoru obsahuje rovněž nás obrázek. Hlavní součástkou je transformátor T s primárním vinutím pro 2krát napětí akumulátoru, na sekundáru je 2krát požadované napětí efektivní pro usměrnění, na př. 2×250 V. Protože vibrátor má kmitočet asi 100 c/s, je výpočet transformátoru poněkud odlišný od běžného síťového, který má pracovat s napětím o kmitočtu 50 c/s, a stručně uvedeme jeho zásady.

Vycházíme od daného napětí akumulátoru, kde zase hledíme mit co možná nejvíce, na př. 6,3 V, dále známe žádané stejnosměrné napětí a proud výstupní, E_b a I_b . Sekundární napětí transformátoru bude zhruba $2 \times E_b$, sekundární proud v každé věti $I_2 = 0,7 I_b$, sekundární proud v $2 \cdot 0,7 \cdot E_b$. $I_b = W_2$. Příkon primární odhadněme o 20 % větší, $W_1 = 1,2 W_2$ a z daného primárního napětí E_1 , které položme přibližně rovné napětí akumulátoru, vypočítáme primární wattový proud $I_1 = W_1 / 2E_1$. Primární vinutí však protéká také proud magnetisační, který je poměrně značný. Volíme-li zase magnetickou indukci okrouhle 10 000 gaussů, pak

pojováním žárovek, zastane tato doutnavka i úkol návěstního světlíka, které udává, že přístroj je v chodu. Připomeňme méně zkušeným, že i tento indikátor se hodí jen k přístroji se samočinným řízením citlivosti, tedy k standardnímu superhetu. Pro přístroje s přímým zesílením se tedy nehodi.

při kmitočtu 100 c/s vyjde počet závitů na jeden volt ze vzorce $n_{1V} = 25/q$, kde q je průřez železného jádra transformátoru T v cm^2 . Velikost okénka odhadneme podle vztahu $q \cdot o = W_2$, kde o je plocha okénka v cm^2 , q je průřez jádra v cm^2 a W_2 je výkon transformátoru na sekundáru ve wattech. Podle těchto údajů můžeme předběžně volit druh plechů a z nich změnit střední délku siločáry v železe, l_z . Protože pro 10 000 gaussů potřebují běžné plechy 5 ampérzávitů na 1 cm délky železa, je třeba v našem případě $5 \cdot l_z$ ampérzávitů, a když známe z předchozího počet primárních závitů $n_1 = 2 \cdot E_1 \cdot n_{1V}$, můžeme vypočítat i magnetisační proud: $I_m = 5l_z/n_1$. Tento proud stojí kolmo na proud wattový a zjistíme tedy přibližně výsledný proud primárem ze vztahu

$$I_{1V}^2 = I_1^2 + I_m^2.$$

Podle získaných hodnot už můžeme volit sílu drátu jak v primáru, tak v sekundáru ($d^2 = I/2$; d průměr drátu v mm, I proud v ampérech) a kontrolovat, zda se vinutí vejde do okénka, po případě velikost jádra upravit. Tam, kde nejdé o malé rozměry a váhu, raději na rozdíl mezi a průřezu drátu přidejme, když při jednom kuse výrobku nechceme riskovat nedostatek. Jádro volme z dobrých plechů, protože zdvojený kmitočet přináší asi trojnásobné ztráty v železe, a pečlivě je skladujeme (bez vzduchové mezery).

Při uvádění do chodu je nutné pamatovat ještě na to, že zpravidla nevíme předem, jaká bude polarita výstupních svorek usměrňovače. Nejprve ji po zapojení zkuste, na př. voltmetrem s otočnou cívou, a pak teprve připojme filtraci obvod s elektrolytickými kondenzátory, neboť bychom je po případě zničili, kdybychom na ně přivedli polaritu obrácenou. Filtrační obvod vystačí s poměrně malými kapacitami, zase pro dvojnásobný kmitočet. — K odstranění vf. poruch zpravidla postačí blokování kontaktů primárního obvodu a cívkového přerušovače kondenzátory asi $0,1 \mu\text{F}$ s krátkými přívody; dále můžeme zkusit připojit kondenzátory paralelně k sekundárnímu vinutí a po případě i mezi přívody vstupní. Tlumivky vf. budou nezbytné asi jen v případech, kdy chceme vibrátoru použít pro přístroje pro nejkratší vlny. Dobré stínění přístroje v plechovém krytu s možností účinného chlazení je také potřebné.


Velmi často při použití nf. zesilovačů musíme plynule přejít z jednoho tónového signálu na jiný, anebo na př. řeč podložit slabou hudbou a podobně. Jestliže do výplňového pořadu reproducované hudby má zaznít hlášení a poté opět hudba, potřebujeme zařízení, které dovoluje plynulé prolnutí obou signálů, tak aby posluchači nebyli z poslechu vyrušeni tvrdým, náhlým přechodem, po případě ještě klapáním přepinače. To se děje elektrickým směšovacím zařízením, které může být různých druhů. K užitku zájemců je stručně probereme.

Signály mísimy na úrovni, kdy jsou oba přibližně stejně veliké. Jde-li o signály z dvou podobných zdrojů, na př. ze dvou přenosků nebo z dvou mikrofonů, můžeme je mísit na téměř stupní zesilovače. Jde-li o mísení signálů různě silných, na př. mikrofonu s napětím několika milivoltů a přenosky s napětím řádu jednoho voltu, pak bud signál slabší zesílíme také asi na 1 V a poté oba mísimy, anebo naopak signál silnější zeslabíme vhodným děličem.

Na první pohled se zdá, že by bylo lze mísit signály zapojením s dvěma paralelně spojenými regulátory hlasitosti podle obrázku 1a. Tato úprava má však tu nevýhodu, že nastavení jednoho regulátoru působí i na sílu druhého signálu, neboť na př. v poloze běžců, která je naznačena v obrázku, je mřížka elektronky spojena druhým regulátorem přímo se zemí a první regulátor nemá vůbec vliv. Jestliže s dolním regulátorem vyjedeme do střední polohy, pak mřížka se zemí není spojena a horní regulátor může působit. Jestliže však dojedeme s běžcem dolního regulátoru až do horní polohy (největší hlasitost dolního zdroje), pak je mřížka zase spojena se zemí přes (obvykle poměrně malý) vnitřní odpor dolního zdroje. Je vidět, že takto bychom signály sdružovat nemohli, neboť nemůžeme ani signál vyřadit a ponechat druhý, ani jej naplně zvlnit, chceme-li, aby i druhý bylo slyšet.

1. Obrácené zapojení potenciometru. V některých případech je možné mísit signály použitím obráceného zapojení regulátoru hlasitosti, jak to ukazuje obrázek 1b. Předpokladem použitelnosti je vnitřní odpor zdroje ohmický a co možná velký proti odporu P . Když bychom této úpravy použili pro krytalové přenosky, jejichž vnitřní odpor tvoří kapacita asi 1500 pF, shledali bychom, že při zeslabování ztrácíme rychleji a rychleji přednes hlubokých tónů, ač bychom si přáli opak s ohledem na průběh křivky vnějmání. Tam, kde je vstupní signál dosti veliký, zařadíme v tomto případě pomocné odpory R_1 a R_2 , které spolu se zařazenou částí regulátorů P tvoří dělič napětí. To se právě hodí pro krytalové přenosky, jejichž napětí bývá značné (1–10 V), často větší, než smíme vůbec přivést na řídici mřížku vstupní elektronky. Odpor P_1 , P_2 nejvýše 0,5 MΩ log. potenciometry, odpor R 1–5 MΩ, po případě sdruženém s korekčním členem pro zvednutí výšek (obrazek 1c).

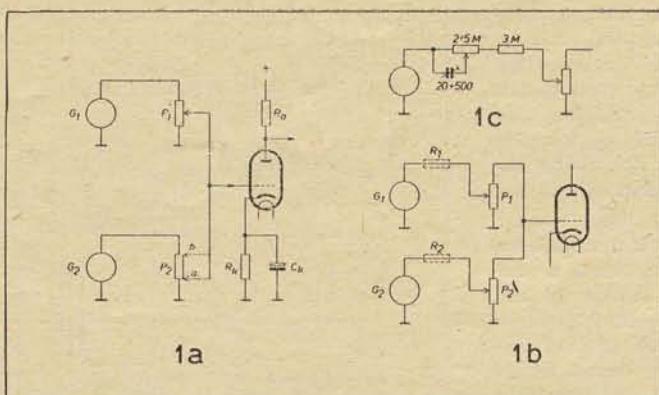2. Regulátor „T“. V případech, kdy má zůstat vstupní i výstupní odpor obvodu, řídícího velikost signálu, stálý, používáme k řízení článků T , jejichž podstata ukazuje obrázek 2. Článek T se skládá z tří proměnných odporů, měněných současně takovým způsobem, že vstupní odpor



Obrázek 1a. Doklad, že pro sdružování signálů nelze použít paralelních regulátorů v obvyklém zapojení. — Obrázek 1b. Pro mísení se hodí obrácené zapojení regulátoru, kdy řídící mřížku napájíme z horního konce a zdroj připojujeme na běžec. — Obrázek 1c. Jednoduché zapojení korekčního obvodu pro krytalovou přenosku.

Dt P 621.396.645.33


Přehled obvodů pro směšování nf. signálů

$a + b$ i výstupní odpor $c + b$ jsou stálé, při tom se však mění poměr b : $(a + b)$, a tím se mění i výstupní signál. Takových regulačních členů se používá zejména v rozhlasu. Můžeme jich spojit několik paralelně na touž elektronku anebo linku a míset jimi signály, aniž se vzájemně ovlivňují, neboť jejich výstupní odpor nezávisí na nastavení velikosti signálu. — Regulátory „T“ mohou být buď sestaveny ze dvou potenciometrů vhodného průběhu odporu na společné ose, častěji to bývají tři sdružené regulátory stupňové, tak vyměřené, aby stupně (změny hlasitosti) činily asi 20 % nebo méně, což je dosti málo, aby je při regulaci během poslechu nebylo lze pozorovat. Je jasné, že jde o úpravu složitou: protože regulační rozsah regulátoru má být nejméně 1:100, t. j. 40 decibelů, a odpovídá-li změně 20 % zhruba 2 dB, znamená to dvacet stupňů, t. j. tři dvacetipolohové přepinače a asi 60 odporů pro jeden regulátor. Odporu mají neobvyklé hodnoty, musí se vybírat, a to vše je dražší, než si pro běžné přístroje můžeme dovolit.

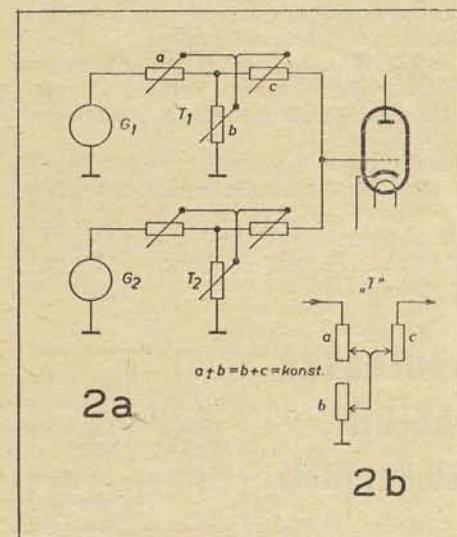3. Zjednodušený regulátor T jsme viděli vlastně už na obrázku 1b, kde byl výstupní odpor stálý a vstupní se měnil při regulaci od nuly do maxima v mezích R až $R + P$. Byl-li R velký proti P , byl i vstupní odpor málo proměnný. — Obrácenou obdobou tohoto zapojení je úprava na obrázku 3. Tam má každý zdroj signálu svůj potenciometr, zapojený obvyklým způsobem, a doplněný na výstupní straně pevným odporem R . Porovnáním s náčrtkem 2b vidíme, že je to vlastně zjednodušený regulátor „T“, jehož člen c je neproměnný. Toto zapojení je velmi vhodné. Snadným výpočtem se přesvědčíme, že výstupní odpor kolísá v mezích:

$$R/2 \text{ až } n \cdot R \cdot 5/9,$$

je-li odpor potenciometru $P = n \cdot R$. Počítejme-li $n = 1$, t. j. R a P mají stejnou hodnotu, kolísá výstupní odpor v mezích (0,5 až 0,555) R , t. j. rozdíl dostatečně malý, aby se při mísení neuplatňoval zřetelný ovlivňováním jednoho signálu při řízení druhého. Důležité je, aby vnitřní odpor zdroje s paralelně připojeným P byl dostatečně malý proti R a dále aby hodnota $n \cdot R \cdot 5/9$ byla dostatečně malá proti impedancii mřížkové kapacity, nemají-li být zeslabeny vysoké tóny. Pro mřížkovou kapacitu do 60 pF a rozsah do 10 000 kmitů za vt. vystačíme s $R = P = 0,5 \text{ M}\Omega$. Mřížková kapacita je, jako obvykle, součet kapacit stínění, kapacity



Obrázek 2a. K mísení signálu lze použít regulátory v podobě proměnných článků „T“ se stálým vstupním a výstupním odporem. — Obrázek 2b. Vysvětlení změn členů regulátoru „T“. Všecky tři běžce jsou mechanicky spojeny.

mřížky proti kathodě a dynamické kapacity řídící mřížky:

$$C_g = C_{go} + C_{gk} + C_{ga} \cdot (1 + z),$$

kde z je zisk příslušné elektronky. Toto zapojení se hodí pro mísení signálů z magnetických přenosků, dále z elektronkových stupňů, s jistým omezením i z přenosek a mikrofonů krytalových; jim bylo účelné zapojit do série pevné odpory 1–5 megohmu, u přenosků pôpř. korekční člen podle obrazu 1c. Přívod k mřížce je třeba účelně stínit tak, aby nemohly „lovit“ brusení a přitom aby příliš nevzrostla kapacita C_g .


4. Seriové zapojení regulátorů. Méně obvyklé zapojení pro mísení ukazuje obrázek 4. Dva zdroje mají obvyklé regulátory, jejichž výstupy jsou však spojeny za sebou, takže i jednotlivé signály se sčítají. Na první pohled vidíme omezení použitelnosti: horní zdroj nemá jeden pól uzemněn (s výjimkou případu, kdy je dolní regulátor na nule) a musí být proto dobře stíněn samostatně, anebo aspoň dolní zdroj musí dovolovat použití regulátoru P s poměrně malým odporem, aby rušivé napětí, které kapacitou přenesene na mřížku neužemněný „zemní“ vodič, bylo

dostatečně malé proti napětí signálu. Tato úprava se tedy hodí na př. pro dvě magnetické přenosky s malým odporem, jejichž signál můžeme řídit potenciometry do 10 000 ohmů.

5. Směšování elektronkami. Viděli jsme, že nejvíce ohrožuje mísení veliký vnitřní odpor zdrojů, po případě to, že není ohmický, nýbrž složený. Proto je účelné provést směšování tak, že každý z obou (přibližně stejně velikých) signálů nejprve zesilíme samostatnou elektronkou a poté je spojíme. Často se k tomu používá sdružených elektronek, na př. dvojitě pentody ELL 1, v zapojení podle obrazu 5. Každý zdroj má vlastní regulátor hlasitosti, elektronky (po př. sdružená elektronka) mají společný odporník kathodový a anodový, z něhož odebíráme součet obou signálů. Obrázek 5b ukazuje, nač musíme dávat pozor při tomto zapojení. Pracovním odporem pro jednu elektronku je anodový odporník R_a , spojený paralelně s vnitřním odporem druhé elektronky. Kdybychom použili triod, dostaneme zisk zhruba poloviční, než jakého lze dosáhnout s týmiž elektronkami samostatně pracujícími. Plynne to ze vzorce v obrazu 5b za předpokladu, že R_i je mnohem menší než R_a , což u triod právě platí. Proto se pro tento případ lépe hodí pentody s vnitřním odporem několikrát větším než R_a , takže pracovní odporník prakticky nezmenšuje. Při vyměřování R_a a R_k pamatujme, že jimi protékají anodové resp. kathodové proudy dvou elektronek a podle toho přihlásíme k příslušným hodnotám resp. úbytkům.

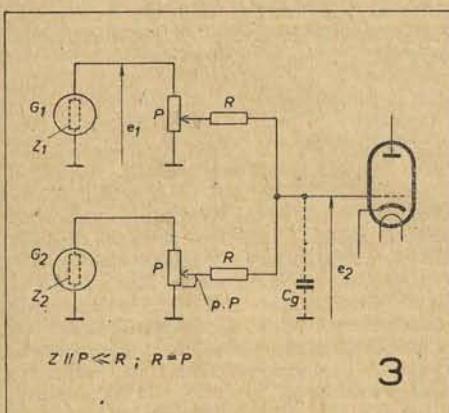
6. Mísení různě silných signálů je možné provést také tak, že slabý (z mikrofonusu, fotoel. článku a pod.) přivádíme na vstup zesilovače a silnější (přenoska, rozhlas) přivedeme až na ten stupeň, kde se přibližně rovná zesilému signálu prvnímu. K řízení můžeme použít zapojení s obráceným regulátorem podle obrazu 6, který je obdobou 1b. Nechceme-li nepřijemně ovlivnit průběh kmitočtové charakteristiky, je účelné vybrat si takový stupeň, jehož odporník je malý, tedy nejlépe za triodu, a naopak upravit zdroj tak, aby jeho odporník byl veliký. Zase tu pomůže přidaný odporník R , který je nezbytný zejména u přenosky krystalové, ale i u jiných. Při hodnocení velikosti signálu ze zdroje G nezapomeňme zde na zeslabení, které tento odporník působí *nejenom spolu*

Obrázek 3. Mísení s regulátory v obvyklém zapojení, doplněním odpory R na zjednodušený regulátor „T“.



$$Z \parallel P \ll R; R = P$$


3

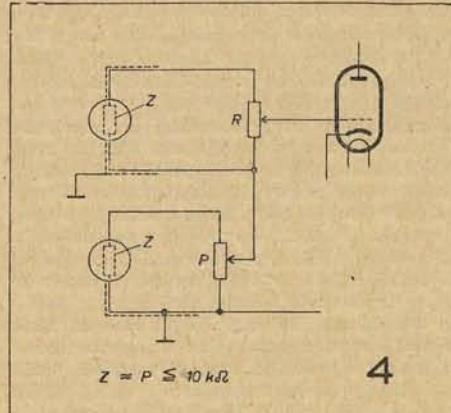

$$Z = P \leq 10 \text{ k}\Omega$$

4

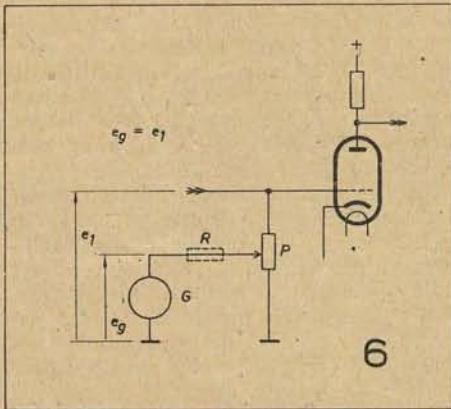Obrázek 6. Způsob zavedení poměrně silného signálu (přenoska, rozhlas) na některý ze středních stupňů zesilovače. Řídíme jej obecně zapojeným regulátorem; zapojení doplníme, je-li zapotřebí, odporem R .



6

s P , nýbrž s P a odporem stupně. Na př. je-li na předchozím stupni odpornově významná trioda, je tento odporník asi 20–30 kilohmů. Je to, jak víme, $R_i \parallel R_a \parallel R_g$ (zde $R_g = P$) a pro triodu prakticky R_i , který však při odpornovém zapojení bývá větší, než hodnota, udávaná v katalogu.

Začátečník a pracovník, který nezná výpočet obvodů $R - C$ a nedovede složitější obvody tohoto druhu zjednodušit a upravit pro rozbor vzájemného působení, dosáhne nejsnáze správných výsledků zapojení se samostatnými elektronkami. Vždy ovšem může vyzkoušet některé prostří úpravy, jejichž vlastnosti jsme zde v přehledu uvedli, aby zjistil, zda nedosáhne cíle jednodušší cestou.

P.

IDENTIFICATION FRIEND OR FOE

Zařízení, které bylo ve spojeneckých kruzích známo pod zkratkou I. F. F. (rozlišení přítel či nepřítel) patřilo k největším tajemstvím této války. Brzy po jejím vypuknutí snažili se Angličané sestrojit přístroj, který by doplnil existující radary tak, aby rozlišily

Obrázek 4. Mísení s regulátory, spojenými za sebe. Hodí se jen pro malé odpory zdrojů a potenciometry, a pro zdroje s poměrně značným napětím.

Obrázek 5. Mísení signálů nastává až po zesílení v samostatných elektronkových systémech. Tím se vyloučí vliv impedancie zdrojů, řízení jednotlivých signálů je nezávislé. — Obrázek 5b vysvětluje ztrátu poloviny zisku, používanou triod. Kde však tato ztráta nevadí, t. j. kde stačí ve směšovacím stupni zisk zhruba 10, tam lze triod bez všeho použít. Hodí se i trioda-hexoda, zapojíme-li hexodu jako triodu připojením stínících mřížek na anodu a po případě 3. mřížky, je-li vyvedena zvlášť, na kathodu.

přátelská letadla od nepřátelských. V té době bylo skutečně zhověno několik více či méně dokonalých zařízení tohoto druhu.

Po vstupu spojených států do války byla výzkumem na tomto poli pověřena firma Belmont Radio Corporation. Asi po půl roce nato začaly se do spojeneckých letadel montovat tři ocelové skříně, o kterých bylo mužstvu řečeno jen tolik, že umožňují rozlišit příslušnost jednotek. Současně byl vydán rozkaz, že za každých okolností musí je posádka při případném nouzovém přistání v nepřátelském území zničit a letci byli upozorněni, že každý pokus o otevření skončí výbuchem, protože přístroje jsou zamínovány. Díky témtu opatření se skutečně Němcům, ačkoliv tušili existenci podobného zařízení, nepodařilo přijít včetně na kloub.

Co obsahovaly tyto tajemné skříně a jak přístroj pracoval? Začněme okamžikem, kdy v radarové ústředně zjistili, že se v hlídaném úseku objevilo letadlo. Na příslušných obrazovkách odcetl operátor azimuth a výšku blížící se jednotky. Podle těchto údajů namířil na letadlo přesně směrové (vysílací a přijímací) antény I. F. F. a vysílal serii ukv. impulsů (v určitém kodu) letadlu vstříc. Bylo-li letadlo spojenecké, impulsy byly zachyceny a vedeny přes elektronkový přepinač (1. skříň), naladěny na stejnou frekvenci a stejný kod do přijímače (2. skříň), který uvedl v chod palubní vysílač I. F. F. V tom okamžiku přepojil elektronkový přepinač na vysílání a letadlo odpovědělo podobnou řadou impulsů (též kodovanou). V pozemní stanici signál zachytily přijímací antény a operátor na zemi hned věděl, že blížící se letadlo patří spojencům. Jelikož frekvence I. F. F. byla stejná jako radaru, objevila se současně na stínících přijímačů výchylka, ježliž velikost nebo světllosnost se měnila v rytmu signálů vysílaných letadlem. Celý tento pochod se v letadle odehrál zcela samočinně, posádka letadla na něj neměla vlivu a ani o něm nevěděla. Jediná obsluha spouštěvala v zapnutí po startu a ve vypnutí při přistání.

I. F. F. připravilo Němcům a Italům též několik velmi nemilých překvapení na zemi. Spojenecké důstojníci tajné služby dopravili totiž před každým seskokem parašutistů na místa přistání několik aparatur a tím umožnili letadlům shazovat oddíly s „matematickou“ přesností na předem vyhlédnutá místa a za každé denní i noční dobu a za každého počasí.

V poslední době si však Angličané a Američané lámou hlavu s problémem skoro stejně nesnadným, jakým bylo sestrojení těchto přístrojů. I. F. F. se totiž výtečně osvědčila v civilní letecké navigaci — ale jak ji pro tento účel nazvat? ... that is a question.

Podle Radio Craft O. Horna.

Zajímavosti na deskách

Ovojglas jednojglasu

Kdož z vás někdy četli kritiky Bedřicha Smetany o představeních v někdejším Prozatímním divadle, snad si připamatují, jak tvůrce české hudby se velmi nadšeně rozepisoval o pěveckém umění dvou Italék, sester Marchisiových, o jejichž výkonech napsal celé chvalozpěvy. Smetana upozorňoval na to, že tyto dve sestry vynikalily nad ostatní zpěvačky, vystupující v duitech, jednotným pojetím a frázováním svých pěveckých partů. Připomínala mu takřka jednu bytost, která zpívala dvěma hlasů. Tím bylo dosaženo jinde nedostupné ideální jednoty a zpěv sester Marchisiových se pro posluchače stával jedinečným, nikdy neopakovatelným požitkem. Uplynula desítiletí a v Evropě podobný zjev se v takové dokonalosti pravděpodobně nevyskytl. Malý zázrak naprosté jednotnosti v pojetí koncertního dueta uskutečnila teprve gramofonová deska, a to docela zvláštním způsobem. Slavná zpěvačka Elisabeth Schumannová, která dávno před válkou odjela z Vídni do Ameriky, kde dodnes působí, nazpívala na přání společnosti „His master's voice“ desku, která je pěveckou kuriositou. Zpívá totiž oba hlasy jedné skladby. Jde o známou Barcarolu z Offenbachových „Hofmanových povídok“, tedy o duetu sopránu a mezzosopránu. Technicky byla deska nahrána tím způsobem, že Elisabeth Schumannová s průvodem orchestru nazpívala nejprve sopránový part. Když totiž nahráni bylo hotovo a přeneseno na matrice, Elisabeth Schumannová nazpívala altový part, při kterém ji již nedoprovází orchestr, nýbrž reprodukováná první matice. K té nyní v tomto definitivním nahráni přistoupil i druhý hlas a my na desce slyšíme Elisabeth Schumannovou zpívat oba hlasů současně. Tato deska je jistě pozoruhodností nahrávací techniky. Jest ovšem i skvělou ukázkou velkého pěveckého umění slavné zpěvačky. Ideál Bedřicha Smetany je zde znova realisován. Přesnost, s jakou Elisabeth Schumannová nasazuje a ukončuje společné tóny, aniž se při tom zmílí o zlomek vteřiny, jednotnost frázování, přesné vyvážení crescend a decrescend, dechová technika, konečně i barva hlasu, který má systém hloubky, vyrovnanou střední polohu a jásavé nenáhlé vysoké tóny, to všechno vzbudí obdiv a snad i lítost, že něco takového na scéně nikdy není možno slyšet. Škoda, že i druhá strana desky není doplněna nějakým obdobným duetem, zpívaným touž zpěvačkou, ale původci desky se asi řídili starým příslovím: „Dobrého pomalu!“

Enrico Caruso ve starých i nových vydáních

Slavný tenor ze sklonku minulého a prvého dvacetiletí našeho století, Enrico Caruso, byl jedním z prvních zpěváků, kteří předstoupili ještě před starým nahrávací trachýrem a šířili popularitu tehdy stejně milovaného jako menáviděného gramofonu. Elektrického nahrávání desek se Caruso nedočkal, neboť zemřel několik let před objevením nových nahrávacích metod. Přesto jeho fenomenální hlas máme zachycen novým elektrickým způsobem na několika deskách. Je známo, že staré gramofonové desky trpely několikerým neduhem: nahrávací trachýr zachycoval poměrně dobré normální rozsah lidských hlasů, zatímco doprovod, zvláště orchestrální, působil komický, protože v něm neznaly basy a různé nástrojové skupiny se objevovaly v nepodařených skresleninách. Kromě toho chod kočoučů nebyval nikdy docela pravidelný, takže při rovnoramenném nahrávání se v reprodukci mohly objevit i různé distonace. Moderní technikum šlo tedy jednak o to, aby vymazali ze starých desek podle možnosti orchestrální pazvuky a nahradili je slušným doprovodem, jednak o to, aby zachovali hlas Enrica Carusa v celé jeho kráse a neznetvořili ho při dodatečném zesílení. Tyto pokusy byly vel-

GABRIEL FAURÉ jest české veřejnosti poměrně málo znám. Nejvíce snad o něm vědi ctitelé komorní hudby, nejméně návštěvníci našich koncertních síní. Je však dobré znát diskofilum, kteří se zajímají o francouzskou hudbu. Gabriel Urbain Fauré narodil se 12. května 1845 v Pamiersu (*Ariège*) a zemřel 4. listopadu 1924 v Paříži. Po dlouhá léta působil jako varhaník a ředitel kůrů, nejprve v bretonském městě Rennes a nakonec u Madeleine v Paříži, později byl profesorem skladby na pařížské konservatoři a konečně jejím ředitelem. Jeho žáky byli mezi jinými Ravel, Florent Schmitt, Roger-Ducas a jiní. Je také nejen stoupenci starších hudebních směrů, nýbrž i francouzskou modernou uctíván jako jeden z největších zjevů francouzské hudby vůbec. Jeho žák Roger-Ducas shrnul svůj soud o něm do této slov: „*Hlubší a mysteriønější než Saint-Saëns, rozmanitější než Lalo, spontánnější než d'Indy, klasickější než Debussy — a přes můj starý entusiasmus pro skladatele „Králem proti své vůli“ — srdečnější než Chabrier, Gabriel Fauré je mistrem francouzské hudby par excellence, je konečným vyvrcholením našeho umění a nejdokonaleji zrcadlí našeho hudebního genia.*“

Dílo Gabriela Fauré vyniká typickými francouzskými ctnostmi. Je jasné, přehledné, logické, čisté ve formě, svěží v inspiraci a nendásilně spojuje tradici i modernu, vyrůstajíc ze solidního základu, takže promlouvá ke všem lidem dobrého vkusu. Svou tvorbou Gabriel Fauré zasáhl do nejrůznějších oborů. Psal skvělou komorní hudbu, kterou nejdříve na sebe upoutal pozornost, zkomponoval mnoho francouzských písni a dosáhl v nich takových účinků, jako žádný jiný francouzský skladatel, ale věnoval se i symfonické tvorbě a také opeře. Zvláštní kapitolou jeho díla jest ovšem hudba chrámová, jejímž byl velkým znalcem.

Na gramofonových deskách je zachycena především jeho komorní hudba, zejména slavná houslová sonáta a-moll, op. 13, která byla nahrána již dvakrát a v r. 1934 na deskách Pathé dostala velkou cenu listu „*Candide*“. Reprodukován

je také kvartet pro klavír a strunné nástroje c-moll, op. 15. Nahránych písni je velký počet. Na prvním místě slouží písňový cyklus „*La bonne chanson*“, opus 61, vesměs na Verlainovy texty, který je zpíván sopranistkou Suzanne Stappenovou s průvodem orchestru pod řízením Piera Coppoly, a písňový cyklus „*Chimérický horizont*“, reprodukováný významným francouzským zpěvákem Ch. Panzérou. Na deskách jsou ovšem i četné skladby klavírní, jako *barcaroly*, *nocturna*, dale známá *Elégie* op. 24 pro violoncello a klavír a skvěle reprodukováný *Impromptu pro harfu* op. 86, za jehož nahráni Lilly Laskinová dostala rovněž cenu „*Candide*“. Z or-

SKLADATEL VIDIN

chestrálních skladeb je nahrána příčistostná hudba k Maeterlinkovu dramatu „*Pelléas et Mélisande*“ a k Shakespearovu „*Kupci benátskému*“ pod názvem „*Shylock*“, a úryvky k Fauréově opeře „*Penelopa*“. Docela zvláštní zmínky si však zaslouží dvoji nahráni slavného Fauréova „*Requiem*“, které skladatel vytvořil jako svoje dílo 48 roku 1887. Po prvé bylo nahráno společnosti „*His master's voice*“, později na deskách „Columbia“ v lyonské katedrále sv. Jana, vždy na pěti deskách. Jako Italové setrvávají při názoru, že nejslavnějším rekvirem je známé dílo Verdiho a Čechové kladou na první místo hlučoce procítěné dílo Antonína Dvořáka. Francouzi jsou přesvědčeni, že nejkrásnějším rekvirem celého XIX. stol. je dílo Gabriela Fauré. Není sporu o tom, že ze všech těchto známých hudebních tryzen za zemřelé, at již myslíme na Berlioze, Verdiho, Brahmse nebo Dvořáka, dílo Gabriela Faurého nejhodnější zapadá do kostelního prostředí, i když může být hráno v koncertní síni. Antonín Dvořák a také Brahms velmi dobře cítili, že Berlioze a Verdiho „*Requiem*“ skrývá v sobě příliš silné prvky divadelnosti, zvláště při zhudebnění proslulé středověké cirkevní písni o posledním soudě „*Dies irae*“, a proto svoje

mi pracné a nákladné, ale bylo dosaženo krásných výsledků. Když si poslechnete technický nově nahráne operní úryvky jako „*Celeste Aida*“ nebo kvetinovou arii z „*Carmen*“, můžete sami zjistit, jak pronikavě se tyto desky odlišují od originálů. Některá deska ovšem uchu pozorného posluchače přece jen doveďe prozradit způsob, jakým tato přehrávání byla tvorená. Na desce, kde byla obnovována známá Caniova arie „*Směj se, paňáko*“, můžete v orchestrální doře, máte-li dosti vycvičený sluch, rozpoznat, že hraje zeslabený starý orchestr, velmi nedokonalý, který je skoro naprostě příkryt moderním orchestrálním tělesem, zachycovaným již elektrickým způsobem. Mnozí naši čtenáři mají snad staré, neelektrické Carusovy desky, které se ostatně stále ještě prodávají, a třeba i zalitují po přečtení této ráfek, že nemají nová nahráni. Chceme je utěsit. Nemusí se nad tím rmoutit. Výsledný dojem nových Carusových desek je ovšem lepší a při běžném poslechu mu většina lidí dá asi přednost. Nikoli však ti, kdož se chtějí soustředit pouze na Carusovo pěvecké umění a na jeho hlas. V podstatě totiž tento hlas přehráním nemůže nic získat, spíše jenom ztratit, lepší mohou být jenom průvod-

ní zjevy na desce. Proto také společnost „*His master's voice*“ různé Carusovy desky nepřehrává a přehrát asi nebude, i když by to slibovalo finanční úspěch. Jak přehrát na příklad onu nezapomenutelnou desku, kde Caruso svým kouzelně sladkým hlasem zpívá Kahnovo „*Ave Maria*“ a Massénetovu Elegii s kongeniálním doprovodem mladistvého Miši Elmana, kde lidský hlas i tón houslí splývají v ideálním souzvuku? A podobných desek je více.

Nenahraditelná škoda

Milovníci české hudby se o pokusech s přehráváním Carusova hlasu dovídali jenom s politováním. Právě české výkonné umění při počátcích gramofonového nahrávání mělo několik velkých umělců, kteří by i dnes mohli dobře reprezentovat české umění před cizinou, především Emu Destinnovou a Karlu Burianu. Jejich desek byl poměrně velký počet a byly obecenstvem velmi vyhledávány. Kdyby ovšem u nás chtěl někdo pomyslet na přehrání starých jejich matric, potká se s naprostým neúspěchem. Mohli bychom mluvit, právem o různém vztahu ke kulturním hodnotám, ja-

Rekvíem v jeho výrazu oba zmírňovali, aniž ovšem dramatické akcenty mohli úplně potlačit. Gabriel Fauré nepřestal myslit především na liturgický účin svého díla. Proto drastické líčení posledního soudu vyneschal a jenom do předposledního čísla své chrámové skladby „Libera me“ vložil při zmínce o hořkém dni posledního účtování před tváří Hospodinovou několik diskrétně přítlumených, ale pak tím účinnějších dramatických výkřiků. Jeho dílo jest střídmě rozepsáno pro 13 doprovázejících nástrojů a pro varhan a střídají se v něm nádherná sopránová a barytonová sóla s mistrovsky napsanými sbory. Skladba udivuje svou jednoduchostí a prostotou.

NEBES A RÁJE

tou, pro které je těžko nalézti analogii v celé hudební literatuře. Snad nejkrásnějšími jejími čísly jest „Sanctus“ a závěrečná část skladby „In paradisum“, kde Fauré zkomoval známou modlitbu, kterou katolická církve se modlí nad hrobem zesnulého. Ve Fauréově „Sanctus“ je neobvykle jemnou hudebnou zachycena vlna nebes. Skladatel vybavuje dojem těší spivajících andělských kůrů, které podivuhodně naplňují celý zvukový prostor, přecházejí ze ženských hlasů do mohutného jásotu mužského sboru a pak zase mizejí někde v dálce za sladkého zvuku vysokých houslí a dojemného závěrečného trylku. Vidinu ráje v poslední části skladby na mistrovsky střídaných harmoniích vedle sopránového sóla, ke kterému se ve vrcholných chvílích těší připojuje sbor, vytvářejí zase smyčce a nádherné zvonkové arpegie, které stoupají poznendlu do výše, v ideálním souladu s vnitřním napětím melodie, a pak se pomalu propadají do kloubek jako duše těch, kdož odešli do věčného klidu.

Je nutno jenom litovat, že Fauréova hudba jest u nás tak málo známa a že je opravdu možno slyšet ji leda v soukromých domácnostech nebo z rozhlasu s gramofonových desek. Naše společnosti pro

pěstění chrámové hudby měly by si pověsimnouti Fauréova „Requiem“. Před několika nedělemi bylo provedeno ve Švýcarsku a úspěch u kritiky i obecenstva byl mimořádný. Švýcaři se bez jakýchkoli výhrad přihlásili k francouzskému názoru, že jde o jedno z největších děl celé hudební literatury. Přitom Fauréovo „Requiem“, i když jeho studium vyžaduje velké přesnosti, péče a lásky, není nijak mimořádně těžkou skladbou a může být provedeno s normálnimi chrámovými prostředky. Dočkáme se uvedení tohoto díla v Praze?

Václav Fiala

Fauréovo Requiem je na deskách His master's voice nahráno Bachovou pěveckou společností pod řízením Gustava Brety. Sopránová sóla zpívá sopranistka Malnorová Marseillac a mužská sóla basista Louis Mortier. U varhan je A. Cellier. Desky mají čísla D 2101/5. Pozdější nahráni je na deskách Columbia a pod čísky RFX 63–67. Zpívají les Chanteurs de Lyon, smíšený sbor, hraje le Trigintuor Instrumental Lyonnais, řídí E. Bourmack a varhanový part je zachycen v tlumočení Edouarda Commetta. Obě nahrávání mají velmi slušnou úroveň, ovšem posledním slovem nahrávací techniky jistě nejsou. Není pochyby, že při velké úctě Francie k tomuto arcidílu duchovní hudby se brzy dočkáme nových, daleko dokonalejších zánamů.

Elégie op. 24 pro violoncello a piano (Guilhermina Suggia a Reginald Paul HMV 1176).

Sonáta pro housle a klavír A-dur op. 13, hraje Denise Soriano a Magda Tagliafero, Pathé PAT 3/5.

La bonne chanson HMV K 7327, K 7368, K 7458/60.

L'Horizon chimérique, op. 113 HMV DB 4972.

Pelléas et Mélisande, scénická hudba, Berlinští filharmonikové pod řízením A. Wolff, Polydor 66725/6.

Shylock, orchestrální suita, hraje orchestr pařížské konservatoře pod řízením P. Coppoly HMV DA 4823/4.

Impromptu pour harpe, op. 86, hraje Lilly Laskinová HMV L 993.

tuto Canzonettu v rejstříkování tak nádherně, že sebevlavnější kvartetistům nemůže škodit, když si tuto desku poslechnou, aby si ověřili účinnost svého podání. Krásná je i malá deska tohoto mistra kytry, na které jsou provedeny dvě skladby Ponceovy, a to Mazurka a Valčík, opět plné jemných zvukových odstínů. Nahrávací mikrofon zachycuje zvuk kytry neobyčejně dobře a desku je možno hrát takřka bez šelestu, pravděpodobně z toho důvodu, že hráče je možno posadit blízko k mikrofonu.

Basa jako virtuosní nástroj

Sergěj Kussevickij prosul ve svých mladých letech za svého působení v Rusku nejen jako dirigent a organizátor moskevských filharmonických koncertů, nýbrž i jako fenomenální virtuos na kontrabas. Nejednou se rozjel na malá turné, na nichž oslavoval ruské posluchače netušenými možnostmi tohoto hřmotného a bručivého nástroje. Na svou lásku k tomuto instrumentu Kussevickij nezapomněl ani v pozdějších letech, kdy se stal již světoznámým dirigentem symfonického orchestru v Bostonu. (Ctenáře může zajímat, že Sergěj Kussevickij je jediný dirigent na světě, kterému na dílku velké úcty k jeho umění bylo nabídnuto doživotní řízení tohoto slavného uměleckého tělesa.) Krátce před válkou Kussevickij nahrál na desku „His master's voice“ půvabný Beethovenův „Menuet in G“ a na druhé straně připojil svou vlastní skladbu „Miniaturní valčík“. Uslyšte-li někdy v životě tuto desku, sami nebudeste věřit, že obě tyto skladby jsou hrány na kontrabas, neboť Kussevickij je hraje s takovou lehkostí a něžností, že byste spíše mysleli na cello, a to ještě diskretně přitlumené, kdyby se vám chvílemi neozývaly přece jenom nezvykle hlboké tóny. Škoda, že Kussevickij takových desek nenháral více.

Komorní hudba s neviditelnými partnery

Víme všichni dobrě, že vášniví milovníci komorní hudby, bohudík, nevymírají a že jsou sestavována různá domácí terčeta, kvarteta a kvinteta, někdy dokonce i sexteta, která potom ke své vlastní radosti, ale často k panickému zděšení sousedů se pokouší o různá díla méně těžká, těžká a bohužel i velmi těžká. Mnohý z těchto nadšenců trpí nesplnitelným snem, kdyby si tak mohl jednou zahrát s opravdovými mistry komorní hry, a ne s těmi packaly, s kterými je, bohužel, nucen tuto hudbu provozovat. Těch šťastných, kteří se podaří zlákat profesionální komorní hráče do svých amatérských souborů, je ovšem velmi málo, tím spíše, že zvláště zuřiví nedocenění amatéři se často nechťejí spojit s podružnou úlohou a chtějí samozřejmě hrát prim. Ale žerty stranou! Jsou i jiní hudební nadšenci. Žijí někde třeba v takové situaci, že si nemohou sehnat partnery a že by si přece rádi zahráli. Gramofonové světové společnosti pamatovaly na oba druhy těchto lidí. Existuje velký počet různých nahrávaných skladeb, kde jeden nástroj chybí. Na příklad: v tercetu pro housle, violoncello a klavír chybí klavírní part; nebo chybí houslový part; nebo chybí violoncello. V Haydnově kvartetu hraje pouze sekundista, violista a cellista, nikoli prvé housle. Nebo zase chybí viola a nakonec na vystřídání cello. Jsou ovšem desky, kde chybí druhé housle, ale těchto desek je nejmenší počet, neboť druhé housle jsou, jak se zdá, u všech amatérů v pohrdlivém zavrzení. Kdo má tedy chuť, aby si zahrál s několika slavnými mistry různých souborů, může si tyto desky opatřit, nařídit si je pak na gramofonovém kotouči přesně na stanovený počet obrátek, naladit svoje housle nebo jiný nástroj a s odvahou vyplovout na šíré vody a „plavat“ nebo se tužit, jak dovede. Taková hra vám může způsobit z počátku snad značné rozpaky, ale také přinést mnoho potěšení. Má ovšem také velkou cenu při vyučování na konservatořích.

ký se projevoval v anglickém gramofonovém městě Hayes a v poněmčeném našem Ústí n. L. V Anglii byly přechovávány a uchráněny matrice všechn Carusových vosků, neboť společnost „His master's voice“ byla tak prozraď, že si jí všechny uchovala po galvanizaci v kovu, i když některé z nich byly méně dokonalé. Proto bylo možno provádět bez konce různé pokusy. Německý ředitel ústecké společnosti tolik kultury ovšem neprojevili a velmi brzy zničili matrice, které měli k dispozici, aniž se postarali o náhradu v dobách, kdy to bylo ještě možno. Pro naši veřejnost je to nenahraditelná škoda, neboť desek Emry Desinnové a bratrů Karla a Emila Burianů je čím dalej tím méně a podléhají stálé většímu opotrebování. Nevím, zda technikové by dovedli za této neutěšené situace nalézt nějaké východisko a zda by se přece i z těchto starých desek pro budoucí generace moderním přehráním nedalo něco zachránit.

Andres Segovia

Před poslední světovou válkou několikrát zavítal do Prahy Andres Segovia, nejlepší soudobý virtuos na kytru. Když pražské hudební obecenstvo pravděpodobně s jistými roz-

NA VŠECH VLNÁCH

V Praze, 21. května 1946.

V prosincovém čísle Radioamatéra zmiňoval jsem se v tomto přehledu o příjmu australských stanic. Byly to stanice VLC-6-31,2 m (9615 kc), VLG-31,32 m (9580 kc), VLA-41,21 m (7280 kc), VLA 3-30,99 m (9680 kc) a VLG4 - 25,62 m (11 840 kc). Nyní nám poslal J. Pospíšil z Brna dopis s tabulkou australských vysílačů, které obdržel jako odpověď na svou zprávu o poslechu od ředitelství australských rozhlasových stanic v Melbourne. Slyšel stanice VLC 6 a -VLG na dvoulampovku se zpětnou vazbou. Podle tabulky vysílá stanice VLA, VLC 6, VLG 14,00—14,30 GMT (GMT = greenwichský čas = středoevropský čas minus 1 hodina = středoevropský letní čas minus 2 hodiny) anglické zprávy pro Asii a oblast pacifickou, 14,35—15,00 GMT stanice VLA, VLC 6 a VLG vojenský hudební program pro jihovýchodní Asii a 15,15 až 15,45 GMT stanice VLA 3, VLC 8 (41,21 m) a VLG anglické zprávy pro britské ostrovy. Tabulka obsahuje ještě mnoho jiných programů těchto stanic, ale jejich poslech prozatím nebylo možno ověřit a vrátíme se k němu v příštím čísle. Stanice VLA je mohutný vysílač o výkonu 100 kW, stanice VLC má výkon 50 kW a VLG 10 kW. Je zajímavé, že nejlepše slyšitelnou stanicí je u nás většinou VLG, přestože její výkon je nejmenší. V připojeném dopise děkuje ředitelství stanice panu Pospíšilovi za zaslannou zprávu a žádá ho o další podrobnosti, týkající se příjmu australských stanic u nás. Budou tedy jistě rádi, dostanou-li zprávy o poslechu od více posluchačů. Adresa, na kterou je nutno tyto zprávy zaslati, zní: „Radio Australia“, Department of Information Shortwave Division, 375 Collins St., Melbourne C. 1. Zprávy je nutno psát anglicky. V tabulce je uvedeno ještě několik stanic, jejichž frekvence a doby vysílání poslouží nám k jejich vyhledání na pásmech, budou-li ovšem u nás vůbec slyšitelné: VLA 6 19,74 m (15 200 kc), 21,15 až 23,20 GMT, VLC 4-19,59 m (15 315 kc), 02,00—03,00 GMT. Ve stejně době vysílá stanice VLG 6-19,69 m (15 230 kc). Přivstanete-li si, můžete slyšet stanice VLC 7-25,35 m (11 840 kc) a VLG 3-25,62 m (11 710 kc), které vysílají od 05,10—05,45 GMT anglické zprávy. Těšíme se, že v příštím čísle budeme již moci zaznamenati vaše lovecké úspěchy.

Od 20. V. 1946 přesunují kanadské stanice, které dosud vysíaly v 21,45 středoevropského letního času, své vysílání v českém jazyce na 21,00 hod. téhož času. Vysílání děje se známou stanicí CKNC 16,84 m a novou stanicí CKLX 19,88 m. Vysílání bylo nutno přesunouti pro kolisi s vysíláním „Amerika volá Československo“ z New Yorku. Kanadská rozhlasová společnost vysílá také na stejných vlnách zvláštní český pořad v neděli v 16,00 hod. našeho času.

Vysílání „Amerika volá Československo“, které bylo vysíláno v 21,00 SEČ, bylo posunuto, takže nyní je slyšet od 21,45 do 22,15 letního času a to na jedné frekvenci v pásmu 31 metrů, dvou frekvencích v pásmu

mu 25 metrů a třech frekvencích v pásmu 19 metrů. Kromě těchto stanic vysílá tento program také stanice Hlasu Ameriky v Severní Africe v pásmu 49 metrů.

Od p. Navrátila z Hranic jsme dostali zprávu, že poslouchá kanadské stanice také na 17,90 m a 21,03 m, a také české vysílání z New Yorku na 20,80 m, 20,89 m a 20,92 m a africkou stanici (49 m) na vlně 59,35 m. Tyto stanice ovšem na těchto vlnách vůbec nevysílají a v tomto případě

OK - zase vysílá!

Ve čtvrtek 2. května večer zvoní telefon. Ze sluchátka zazní hlas jednatele ČAV, který sděluje, že ministerstvo pošt právě udělilo prvních 18 vysílačích koncesi bývalým amatérům, kteří byli činni v období. Obnovená koncese zněla od 5. V. 1946, a tak si dovedete představit, co jsem měl práce, abych mohl 5. května v 0,00 hodin vyjet. Na mé prvé CQ na 160 m pásmu odpovídá OK 1 SB a po výměně radostných vět se rychle loučím. Chci zavolat zahraničí, a daří se to: hned na další mé CQ volá G 2 KO, hlásírst 589 a po vzájemných radostných zkratkách o prvném navázání amatérského spojení CSR—Anglie po velké válce, předávám mu obsáhlou zprávu pro Radio Society of Great Britain o povolení prvních 18 koncesí v CSR. Loučíme se, a tu již na moje QRZ? odpovídá další Angličan GM 5UT z Aberdeenu, pak G 3SU, G 6KP, G 5RP a po spojení s GM 3AL uzavírám ve 2.15 hod. stanici. Dovedete si představit, jaký je to pocit pro radioamatéra, když po dlouhých letech útlaku může si zase přímo a svobodně promluvit s kolegy radioamatéry ze širého světa! Jsme jedni z prvních, jejichž vlády vzhledem k vnitřním konsolidovaným poměrům povolily amatérské vysílání. Už tato skutečnost je radostná a jaký má neocenitelný význam propagativní!

Zatím uslyšíte v pásmech 160 m, 10 m, 5 m a na vlnách kratších tyto značky: 1 AA, 1 AU, 2 DD, 2 DS, 2 EL, 1 FF, 2 FL, 1 FR, 2 HY, 1 JR, 1 KX, 2 MA, 1 PE, 2 RA, 1 RY, 1 SB, 2 VZ, 2 XY, ale brzy nás bude víc.

Bohužel již se nikdy neozvou milí OK 1 AH, 2 BA, 1 BT, 1 CB, 2 CP, 1 GU, 1 JV, 2 KE, 2 LS, 2 PP, 1 PZ, 1 RO, 1 RX, 2 SL, 1 PZ, 1 YE, oběti nepřátelského útisku. Na jejich věčnou památku zůstanou jejich volací značky neobsazené.

OK 1 AA

jde asi o tak zv. zrcadlové frekvence jeho přijimače Telefunken-Pamir (viz článek J. Staňka v letošním 5. čísle Radioamatéra).

Jak je vidět z poznámky na jiném místě tohoto čísla, bylo povoleno prvním osmnácti československým amatérům vysílání na pásmu 160 m, 10 m, 5 m a několika pásmech kratších.

Podle zprávy OK 1 AW objevilo se v dubnu na pásmu 28 Mc větší množství amatérů z východu. Denně se ozývá Američan W 6 PUZ, který je se svou stanicí na ostrově Tinian v souostroví Mariány, dále W 2 LRI / KB 6 a několik jiných

Američanů, jejichž QRA je toho času na ostrově Guam. Ze Sumatry se ozývá PK + DA. Také několik filipínských amatérů je možno často slyšet. Hlavně jsou to KA 1 AW, KA 1 ZU (v Manille), KA 1 AC a KA 1 AM. Ze vzdálenějších stanic slyšel 1 AW stanici VQ 6 MI z Britského Somálska, VS 3 JH — Malajské státy, několik VU (Indie).

Lze také slyšet řadu Jihoafricánu 0Q 5 HR z Belgického Konga, YI 2 XG — Iral a několik Jihoameričanů, zvláště Braziliánců — PY a Argentinců — LU. Dokonce se ováli již některí Australané, jako VK2NQ a VK4JU. Z tohoto režimu se také dovidáme, na jaký přijimač OK 1 AW poslouchá. Je to jednoduchý „Schnell“, detekce a jeden nf. stupeň, osazený americkou bateriovou duotriodou „19“. Je až neuvěřitelné, co vše lze na tak malý a dokonce bateriový přijimač začít. Velkou výhodou pro 1 AW je, že nebydlí v Praze. V Městci Králové mají jistě méně poruch.

Ze zprávy OK 1 WY je zajímavé jeho zachycení ionické amatérské stanice XU 1 YY, která udává jako své QRA severní Čínu na 28 Mc. Podle této zprávy většina Jihoameričanů používá rotačních směrových antén a nejpoužívanější přijimače jsou velké komunikační fy Hallicrafters. Na 28 Mc se pohybuje výkon amatérských stanic mezi 25 a 50 wattů, ale na 14 Mc je stanice slabší než 250 wattů dnes již skoro vzácnosti. Také rušení fonií na tomto pásmu je velmi značné, takže na jeho dvoulampový přijimač bývá příjem telegrafie zcela znemožněn. Stanice HZ 2 YY, která pracuje hlavně s italskými stanicemi, je Ital v Hedžasu, který v každém svém spojení s italskými amatéry dává pozdravovat svou matku, která žije v Itálii. Na 14 Mc se objevilo také několik stanic, které používají prefixu X. Jsou to stanice anglické, které se neskrývají tím, že jde o vysílání nepovolené (UNLIS). V Anglii je prozatím povolenou jako u nás jen pásmo 28 Mc. Podle rozhovoru dvou francouzských amatérů, který 1 WY zachytíl, pracuje nyní na 28 a 14 Mc jedna AG4 stanice, patřící nějaké expedici v Tibetu a mající již několik spojení s evropskými amatéry. Na 14 Mc jsem skutečně zachytíl asi před měsícem stanici AC 4 SS, která volala CQ, všeobecnou výzvu. Poněvadž v Tibetu jistě není nadbytek amatérských stanic, je možné věřit, že jde o stanici zmíněné výpravy.

RP 1658.

NOVÉ POŘADÍ AMERICKÝCH RELACÍ CBS

v českém jazyce

1. komentář, reportáže a spec. relace denně v 18,45 letního středoevropského času, vlnová pásmo 16 (1), 19 (3), 25 (2) m.

2. zpravodajství denně v 21,00 hod. SELČ vlnová pásmo 19 (28), 25 (3) a přenosem ze Severní Afriky na 31 m.

Hlas Ameriky (vládní vysílání OIC):

1. komentář, zpravodajství, střídavě česky a slovensky, denně v 15,00 hod. SELČ, pásmo 16, 19, 25 a přes BBC.

2. komentář a zpravodajství, denně 21,45 SELČ, pásmo 19, 25 a přes BBC a severní Afriku.

S výjimkou druhé vládní relace jsou všechny ostatní 15 minut. Druhá vládní (21,45) je půlhodinová.

L. H. Vydra, New York.

Australští radioamatéři soutěží

Podle listu australských radioamatérů Australasian Radio World uspořádaly australské radioamatérské kluby koncem minulého roku zajímavou soutěž amatérských zesilovačů. Soutěž byla rozdělena na skupiny podle různých hledisek.

V první skupině posuzovalo zesilovače po stránce lšíbosti přednesu samo obecenstvo. Soutěž potvrdila známou skutečnost, že totiž většině publiku se nejvíce líbí přednes se zdůrazněnými basy a se zlumenými výškami. Není proto divu, že v této kategorii vyhrál zesilovač se dvěma 2A3 (asi jako AD1) v dvojčinném zapojení, s korekčním obvodem, zdůrazňujícím hluboké a ostře odřezávajícím vysoké frekvence.

Ve skupině „za málo peněz hodně muzyky“ zvítězil zesilovač, používající dvou EL3NG (American Philips). Jinak je aparát osazen ještě třemi americkými elektronkami a má korekční obvod pro přenos s desek.

Nejúspěšnějším přijímačem v kategorii „přenosných“ byl malý dvouelektronkový zesilovač s 6J7G a 6L6G. Aparátek měl také zápornou zpětnou vazbu i korekční obvod a používal anodového napětí 350 V, při kterém dá 6L6 asi 7 W (skreslení 5 procent).

Vcelku přinesla soutěž, o kterou byl veliký zájem, několik zajímavých poznatků: Nejoblibějším zapojením koncového stupně jsou dvě triody (většinou 2A3) v dvojčinném zapojení. Byla jimi osazena polovina všech zesilovačů. Nejoblibější a nejrozšířenější jsou magnetické přenosy (40%) a více než polovina amatérů používá permanentních dynamiků, což je v anglosaském světě, kde donedávna vládly skoro výhradně reproduktory buzené, zjev jistě zajímavý. Snad jej lze připsat obrovskému rozšíření nových magnetických slitin.

-rn-

Tabulka rekordů amatérských spojení (QSO) byla rozšířena směrem ke kratším vlnám výkonem amerických amatérů A. E. Harrisona a R. Merchantia, kteří využili nově prodávaného reflexního klystronu Sperry 2K43 a již 15. listopadu minulého roku dosáhli spojení na 5 mil., t. j. 8 km s délkou vlny 5,72 — centimetru (5250 megacyklů/s). Tento výkon byl vzápětí překonán: 2. prosince loňského roku se podařilo spojení na 31 mil., t. j. 50 km. Vysílač (klystron) je v ohnisku parabolického reflektoru, do něhož se vede energie krátkým čtyrhranným trubkovým vodičem vln; výkon je asi 1 watt. Přijímačem byl superheterodyn se středním kmitočtem 45 megacyklů; jeho antena měla rovněž parabolický reflektor, ladící obvody vš. byly dutinové resonátory.

(QST, leden 1946.)

• V dubnovém čísle měsíčníku amerických amatérů vysílačů QST nacházíme snímek čs. amatéra OK 1 AW s malým vysílačem a přijímačem. Svědčí to o četných známostech a dobrých vztazích našich amatérů v zámoří.

U nás a jinde

Možná že bude přátele Radioamatéra zajímat, jaký je stav radiového trhu v Maďarsku. V Budapešti jsem kupoval 14. března t. r. tři odpory 0,1 meghamu, 2 watty. Stály 2 mil. 200 tisíc pengö, t. j. podle tehdejšího kursu asi 85 Kčs. Elyt. kond. 2×50 mikrofaradů stál 25 mil. pengö, tenkrát asi 1000 Kčs. Dělník, košeluh, zde vydělá týdně 240 mil. pengö (podle kursu z 18. V. 1946 je to 7 Kčs),

kromě skromné naturální odměny (kukuřičná mouka, olej, kruhy a pod., žádne maso ani cukr). Jízdenka na tramvaji stojí 30 mil. pengö, oholení a ostříhání 400 mil. pengö, ¼ kg třesní 120 milionů atd. Dovedete si představit, jak by se tu asi kupoval nějaký ten kondenzátor! Můžeme být proto právem spokojeni se svou republikou a hrdi na dosavadní výkon.


J. R., Budapešť, 20. V. 46.

Nové vysílače pro frekvenční modulaci

General El. Co. připravuje výrobu nových vysílačů pro frekvenční modulaci, a to za předválečné ceny, v některých případech až o 10 procent nižší. K tomuto snížení přispělo hlavně využití nových objevů a přímo revoluční zjednodušení zapojení použitím nové modulační elektronky, nazvané phasotron. Druhým důvodem ke snížení byla pak již předem organisovaná příprava nové poválečné výroby během války. Dodávka prvních vysílačů o menším výkonu byla očekávána během měsíce března a veškeré nově vyrobené vysílače budou již mít toto zlepšení. Nové způsoby zapojení a zmenšení lamp zjednoduší samozřejmě udržování vysílačů. (Radio News 46.) MI.

Úprava tyčinkového usměrňovače

Potřeboval jsem odebírat přímo ze sítě asi 20 mA stejnosměrného proudu a měl jsem selenové usměrňovače SAF 9013/50, jež dávají při 500 V stříd. 10 mA ss. proudu.* Použil jsem Graetzova zapojení, které umožňuje snadnější filtraci proudu (dvoucestné usměrňení). Rozebral jsem usměrňovač, spočítal jednotlivé články a zjistil jsem, že na jeden článek připadá pravě 10 V efektivních. Na 110 V připadalo tedy 11 článků. Tyto skupinky článků jsem sestavil opět do původního obalu podle obrázku. Vývody děláme nejjednodušší tak, že dírkou v obalu provlékneme

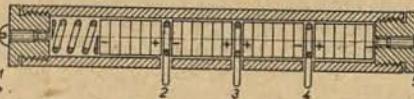

měkký, dobře očištěný a dosti dlouhý pásek měděné folie. Otvory obalu musí být poněkud větší nebo podélné, aby články byly na sebe správně přitlačeny a pásky je nedržely. K vývodom 2 a 4 připojme síť, 3 je kladný pól (šedivá vrstva na kotoučích), 1 a 5 spojeny navzájem, pól záporný (kovová strana kotoučů). Výsledný usměrňovač dává s 10 µF 140 V při 20 mA, kdežto původní dá asi 50 V při 10 mA, při 140 V lze odebírat jen asi 2,5 mA. — Zbylé články je možné použít k měřicímu přístroji (RA č. 9/12, ročník 1945). Jar. Milfait.

*) Podle údajů výrobce jen 5 mA. Pozn. red.

Ještě o přežavování

Z. F. z Bystrice u Benešova zkoušel po dobu asi 30 hod. žavit elektronky RV12P2000 napětím téměř 8 V z transformátoru, anž poté zjistil úbytek výkonu přístroje nebo ztrátu emise u elektronek. Také v redakci t. l. prokázaly zkoušky u několika druhů elektronek, že pracují v poměrně širokém rozsahu žhaveního napětí, zejména také obrazovky LB1 a LB8. Tato věc není novinka, na př. četné druhy elektronek z řady E pracovaly i při 4 V, ač mají kathody pro 6,3 V; zejména ty, jež mají malou anodovou ztrátu. Není však správné této možnosti využívat, protože tím vzniká i při tomto mimořádném podžhavení nebezpečí nerovnoměrného využití kathod a brzké znehodnocení elektronek, které jsou dnes vzácné. Připomínáme také, že případ, zaznamenaný k tomuto námetu v č. 1/1946, znamenal podžhavení podstatně větší; poloviční kapacita propouštěla

do kathod jen asi poloviční proud proti normální hodnotě, protože však vlákna zůstávají poměrně studená, a tím jejich odpornost menší než při plném využití, je žhavicí napětí značně menší než poloviční.

Z REDAKCE

Letní dovolené našich spolupracovníků v době od 20. června asi do konce července a práce s přípravou dalších čísel Radioamatéra pro tisk vynucují si omezení naší služby v technické poradně. Prosíme proto čtenáře, aby v uvedené době počítali se zpožděním písemného vyřizování svých dotazů až asi do počátku srpna.

K matematickým výrazům

Čtenáři, vychovani ze školy v pečlivém psaní matematických výrazů, pozastavili se nad způsobem, jehož používáme při sázce v tomto listě. Vyznačuje se zejména tím, že se snažíme vystačit se zlomky s šímkou zlomkovou čarou namísto vodorovné, jaké se důsledně používá ve škole. Má to dobrý praktický důvod: takové zlomky je možné sázet v jedné řadce současně se strojní sázou ostatního textu (řádky v celku), kdežto zlomky s čarou vodorovnou musíme do hotového, strojné vysazeneho textu dosazovat ručně. To je pracnejší, nákladnější a sazba je chouloustivá, snadno se při přenášení rozsype. To jsou jistě dosti vážné důvody, aby je naši přátelé pochopili a uznali.

Při této příležitosti upozorňujeme na uvedené věci i spolupracovníky a přispěvatele „Radioamatéra“. Prosíme je, aby ve svých článcích předně matematickou sazbu účelně omezovali a pokud jí použijí, aby hleděli vystačit s onou jednoduchou úpravou. Kde to možné není, jako na př. u zlomků složených, tam budeme ovšem nadále používat sazby ruční.

P.

K PŘEDCHOZÍM ČÍSLŮM

Dvoulampovka s elektronkami řady V. (Č. 4/1946, duben, str. 98.)

Ve schematu v obvodu pro spojení žhavených vláken při napětí 120 V (vpravo uprostřed) zaměňte postavení číslic 3—4 s 5—6, 3—4, které značí vlátku koncové elektronky, budou v řadě s odporem R1.

K článku Rešení problému zrcadlových kmitočtů č. 5, 1946.

Str. 116, 3. sloupec, 4. ř. shora: 2×200/800, nikoliv 2000/800.

Další odstavec, 7. řádek: zvětš. selekt. obvodu 1600 kc/s.

Str. 117, text k obr. 5: Zapojení pro úplné potlačení rušicího kmitočtu v mf. obvodu.

Str. 118, 2. sloupec, 1. řádek: ... lepšího než 100 000 ... ne 10⁶.

Str. 119, obr. 10: kathodový odporník správně 400 ohmů, ne 40, a C₁ budiž připojen podle libosti nebo potřeby (tedy čárkovaně).

Str. 120, 2. sloupec, 2. odst., 11. řádek: rozladěn (ne rozlišení).

Str. 120, 1. sloupec, 2. odst., 9. řádek: ... a s vysokým fm, (2. dete ...).

Str. 120, 3. sloupec, 3. odst., 5. a 7. řádek: RV12P4000 ... injekci do řídicí mřížky ... (ne stínici).

(Obraz 4 podle čas. QST, 1937, listopad, „A new I. F. amplifier system with infinite off-frequency rejection“, autoři K. W. Miles a J. L. A. McLaughlin.)

Obraz 7, 8, 9 podle QST, 1938, březen, „The infinite rejection principle applied to image attenuation“, autoři jako u obr. 4.

Nová vydání radiotechnických příruček

Praktická škola radiotechniky

Fyzikální základy radiotechniky, I. díl

Po mnohých příslibech a zdržených vychází 4. vydání přístupného úvodu do radioamatérství „Praktická škola radiotechniky“, a 7. doplněné vydání učebnice základních pojmu „Fyzikální základy radiotechniky, I. díl“. Zájemce potěší zejména to, že přes značný výrobní náklad, obvyklý u děl technického směru s množstvím obrázků, a účelnou úpravu (knížky šité nitmi a oříznuté), podařilo se dosáhnout příznivé prodejní ceny: „Škola“ stojí Kčs 55,— a FZR I. Kčs 70,—. — FZR I. jsou v mnohých částech doplněny, řada odstavců je přepracována a rozšířena. Domácí konstruktéři ocení podrobnou stať o výpočtech tlumivek se železem a podrobný návrh výstupních transformátorů. Nejcennějším doplňkem nového vydání FZR I. jsou podrobné tabulky vlastností moderních isolantů, vlastnosti vodičů a odporových slitin a zejména podrobná tabulka všech potřebných hodnot měděných drátů pro vinutí transformátorů. Začíná od průměru 0,03 mm, je odstupňována po setinách milimetru až do 0,3 mm, a dále po stupních účelně větších, ale vždy tak jemných, že všechny běžné průměry jsou v tabulce obsaženy. Tabulka obsahuje všecky určovací hodnoty, i přírůstek průměru isolaci smaltovou a proudovou zatižitelnost při hustotě 2,5 m/mm. Sedmé vydání FZR I. má plných 240 stran textu. Obě knížky jsou nyní tištěny větším, dobře čitelným typem písma. Podrobnou zprávu o obsahu přineseme v příštím čísle. — Knížky bude rozesílat nakladatelství Orbis v druhé polovici června. Zájemce si je může objednat buď u svého knihkupece, nebo v uvedeném nakladatelství, v Praze XII. Stalinova 46.

Nový „Handbook“ ARRL

Laskavostí našich kolegů z USA dostali jsme do rukou nové vydání známého kompendia amatérů vysílačů, The radio amateur's handbook, ročník 1946, který vyšel v listopadu 1945 jako 23. vydání v americké společnosti radioamatérů, American Radio Relay League (ARRL). Textová část má 480 stran formátu 167krát242, část insertní má 208 stran. Cena výtisku v USA je 1 dolar. Pokud je nám známo, nelze zatím knihu objednat, dokud nebude zahájen volný dovoz publikací z USA. — Obsah je v podstatě podobný předchozím vydáním, jež jsme si nemohli prohlédnout tak důkladně, abychom mohli posoudit rozdíly. Nalezli jsme však další doplňky v informacích o vojenských přístrojích a metodách, donedávna tajených, přehled amerických elektronek a množství běžných základních informací. Je to nepochybně jedna z nejlepších a nejúplnějších příruček pro zájemce o amatérské vysílání.

Fa Radio Kamen, Plzeň, Stalinova 32, výdala vedeče přehled dat elektronek ze zbytku vojenské výroby také podrobný přehled běžných elektronek amerických. Cena za jeden z těchto přehledů je Kčs 12,50 a lze jej objednat jen na adresu, uvedenou nahoře.

Dr Josef Zahradníček, Základní pokusy fyzikální, metodika a technika fyzikálních pokusů pro školy střední a měšťanské, II. vydání, vyšlo v Brně 1945, nákladem Fysmy, výroby vědeckých a učebních přístrojů s. r. o. v Praze. Formát ČSN A5, 224 strany, 135 obrázků. Cena šitého a oříznutého výtisku 90 Kčs. Příručka, kterou ocení učitelé i žáci

jako praktický návod k přípravě a provádění základních školních pokusů ze všech oborů fyziky.

Stanislav Jandík, TGM v Lánech. O životě prezidenta Osvoboďte. Vydařilo nakladatelství Za svobodu v Praze, v dubnu 1946. I. vydání, formát 220×290 mm, 208 stran, 127 obrázků tištěných z hliníkového křídla. Cena brož. 180,—, váz. 230 Kčs.

OBSAHY ČASOPISŮ**KRÁTKÉ VLNY**

Č. 3, 1946, ČS. — Amatérské radio po drátku, dokonč. — Sedmnáct hodnot ze tří odporů, N. W. Lewis. — Single-signal super, dokonč. — Čtrnáct --anci, dokonč. — Seznam členů ČAV. — Vysílač a přijímač na 56 Mc/s. — Návrh nových koncesních podmínek. — Hlídky.

Č. 4, 1946, duben. — Valný sjezd ČAV. — Collins a vyzařování harmonických. — Vysílač s dvěma elektronkami pro operátorskou třídu B. — Zapojení usměrňovačů. — Elektronkové relé pro slabé nf. signály. — Vysílač antény. — Tabulka speciálních elektronek. — Omezovač hluku pro nf. dvojčinný zesilovač. — Push-pull a push-push. — Vícefázové vf. soustavy. — Tónový oscilátor.

QST

Č. 1, leden 1946, USA. — První dvojitě telefonní spojení na nově otevřeném amatérském pásmu 5300 Mc/s, Merchant, Harrison. — Nový detektor pro FM. — Poloviční kosočtvereční anténa, Mullaney. — Malý osciloskop s „913“, McCormick. — Rozšíření dosahu televise, II, Wilder. — Podstata navigační soustavy Loran, II, McKenzie. — Samočinné dálkové ladění vysílače, Clemens.

Č. 2, únor 1946, USA. — Návrh resonančního laděného obvodu s cívkou a kondenzátorem pro velmi vysoké kmitočty (až do 500 Mc/s), s ohledem na vyloučení nežádáných indukčností, Apstein, Joffe. — Přijímač-konvertor pro 28 Mc/s, Goodman. — Nový lineární zesilovač výkonu o značné účinnosti, pracující s rozdělením vlny, Fisher. — Samočinné potlačování výšek a odřezávání maxim jako prostředek pro zvětšení výkonu modulovaného vysílače, Smith. — Nevyzařující superregenerační přijímač pro vlnu 2 m (po užívání vf. stupně), Tilton. — Loran, navigační soustava, III, McKenzie.

Č. 3, březen 1946, USA. — Malý vysílač 28 Mc/s pro telefonii a telegrafii, D. Mix. — Novinky v panoramickém příjemu pro amatéry, J. R. Popkin-Clurman, B. Schlessel. — Budík s širokým pásmem a s přepínáním, W. E. Bradley. — Výkonné antény pro vlny 15 metrů až 15 mm, W. G. Tuller. — Vojenské televizní kamery a amatér, D. Middleton. — Mají ultrakrátké vlny skutečně dosah jen „viditelný“? E. P. Tilton. — Všeobecný zesilovač pro velmi vysoké kmitočty, J. W. Branin. — Zesilovač pro velmi vysoké kmitočty s elektronkou 829. — Měření kapacity a indukčnosti při vysokých kmitočtech, T. A. Gadwa.

Č. 4, duben 1946, USA. — Amatérský vysílač s vestavěnou síťovou částí pro 3, 5, 7 a 14 Mc/s, s dvěma stupni, D. Mix. — Plán spolupráce National Bureau of Standards a americkou amatérskou společností American Radio Relay League pro získání speciálních dat o šíření vln, T. N. Gautier. — Stabilizace vysílače pro 144 Mc/s, G. Grammer. — Oscilátory a zesilovače pro 1000 Mc, P. S. Rand. — Pásmový konvertor pro 28 Mc, B. Goodman. — Dobrušování křemenových krytalů bez nástrójů, F. R. Cowles. — Nejmenší „Handie-talkie“ pro 144 Mc, Ch. T. Haist.

RADIO NEWS

Č. 3, březen 1946, USA. — Malý vysílač pro letadla. — Přehlídka nových přijímačů. — Interferenční kmitočtoměr pro vvf. A.A.

Goldberg. — Návrh dotykové elektrody pro el. voltmetr, D. F. McAvoy. — Opravářské poznámky pro přístroje s velmi vysokým kmitočtem, C. J. Sheridan. — 350wattový zesilovač pro 5 pásem, H. S. Brier.

Č. 4, duben 1946, USA. — Radar dosahuje Měsíce, T. Gootée. — Opravování leteckých radiových přístrojů, T. Wayne. — Přesný kmitočtový normál, kontrolovaný krystalem, M. Saxon. — Televize po dráte, H. S. Taylor jr. — Impulsová modulace mikrovln pro amatérské vysílání, R. Endall. — Vysílač 100 W pro 28 Mc/s, N. Lefer. — Historie elektroniky, G. F. J. Tyne.

WIRELESS WORLD

Č. 5, květen 1946, GB. — Záporná zpětná vazba a bručení. — Technika radaru, dutinové magnetrony. — Zesilovače s širokým pásmem, III, vazba dvojitými obvody. — Německé elektronické zařízení. — Elektronický hledač min.

LA TÉLÉVISION FRANÇAISE

Č. 12, březen 1946, F. — Praxe frekvenční modulace. — Frekvenční pásmo v televizi. — Měřicí osciloskop pro televizi, M. Bonvalet. — Pokusný přijímač pro 46 Mc/s. — Perspektiva a televize. — Elektronový generátor obrazu, Cluny. — Barevná televize CBS. — Elektronkový voltmetr na stejnosměrný proud. — Použití magnetického odchylkování v obrazovkách.

PROCEEDINGS OF THE I. R. E. AND WAVES AND ELECTRONS

Č. 3, březen 1946, USA. — Oscilátor s reflexním klystrom, E. L. Ginzton, A. E. Harrison. — Přenos fm. vlny čtyrpólovou sítí, W. J. Frantz. — Analýza odpovorové-kapacitního článku T a její aplikace, A. E. Hastings. — Použití pos. zpětné vazby v detektorech am, G. Builder. — Ideální filtry pro nízké frekvence (low-pass) ve formě bezzátrátového vedení, M. J. E. Golay. — Užití determinant v teorii filtrů, P. I. Richards. — Průchozí doba elektronů v elektrickém poli měničím se a časem, A. B. Bronwell. — Indukční závěr při výrobě elektronek, E. E. Spitzer. — Tenká vláknová kovová v průmyslu elektronek, G. A. Espersen. — Osciloskop pro frekvence 10 000 Mc/s, G. M. Lee. — Synchronizující oscilátory pro televizi, A. R. Applegarth. — Vliv negativní zpětné vazby na základní bručení v nf. zesilovačích, G. Builder. — Nové zdroje vysokého ss napěti, používající elektronky se zesil. činitelem menším než 1, R. L. Freeman, R. C. Hergenrother. — rn.

RADIO CRAFT

Č. 6, únor 1946, USA. — Videosonic, současný přenos zvuku na televizní obrazové vlny, D. J. Lawson. — Vf usměrňovače s krystalem, H. A. LeDuc. — Odpovorový můstek pro slepce, W. S. Wartenberg. — Kapesní radiové hodiny, E. A. Witten. — Antiradarová zařízení, pokračování. — Opravy fm přijímačů, J. King. — Kapesní přijímač pro nedoslychavé, Dr A. Montani. — Cítilivý přístroj pro hledání poruch v přijímačích, C. Zwicker. — Schema a popis přístroje General Electric, typ 100, 101, 103 a 105. — Omezování okruhy, J. McQuay. — Krystalový filtr, R. W. Ehrlich. — Theorie decibelů, J. B. Ledbetter. — Reflexní supernet, W. T. Connatser. — Kapacitní můstek, M. E. Blaidsell. — rn.

Č. 7, duben 1946, USA. — Osciloskop, S. D. Preusky. — Přijímač rozměru plnicího pera. — Radiové spojení s měsícem, J. H. DeWitt. — Přístroj na hledání poruch, L. Davidson. — Přijímač s anodovým napětím 32 V (šestielektronkový superhet), L. Treadle. — Pět nových zapojení přijímačů, R. M. Cater. — Přistávací radarová zařízení, L. D. Callahan. — Vertikální kosočtvercová anténa, T. J. White. — Impulsové generátory, J. McQuay. — Přístroj na vyhledávání chyb v přijímačích

a popis metody. — Zesilovač napájený vibrátorem, J. S. Straede. — Kathodové vázany zesilovač, J. C. Hoadley. — Popis přijímače Farnsworth ET-064-6. — Krystalové filtry (II. část), R. W. Ehrlich. — rn.

GENERAL RADIO EXPERIMENTER

Č. 10, březen 1946, USA. — Zesilovač pro měření na můstcích, s nulovým indikátorem, typ 1231-A, H. H. Scott, W. F. Byers. — Síťový napaječ pro přístroje s malými bateriovými elektronkami, 2161-A, E. E. Gross. Usměrňovač s regulačním transformátorem, 0-10 V, 4 A, typ 1260 A, E. E. Gross.

RADIO

Č. 4, duben 1946, Jugoslavie. — Tabulka evropských elektronek řad U a V. — O kondensátoch, Ing. Z. Plenkovič. — Ctyřelektronkový superhet s magickým okem, pro střední a krátké vlny, B. Božič. — Superhet s dvěma elektronkami (ECH4, ECF1) pro krátké vlny. — O vlnách na vodě, ve vzduchu a v éteru. Resonance. — Nomogram kapacity seriových kondenzátorů nebo odpornů, paralelně spojených. — Ještě o sládování superhetu, D. Blažina. — Značení amerických elektronek.

PRODEJ · KOUPEL · VÝMĚNA

Insertní hlídka čtenářů RADIOAMATÉRA.

Každý inserát musí obsahovat úplnou adresu zadávajícího. Pište čitelně a účelně zkracujte slova.

Cena za otisknutí inserátů v této hlídce: první řádku Kčs 26,—, další, i neplné, Kčs 13,—. Za řádku se počítá 40 písmen, rozdělených znamének a mezer. Částku za otisknutí si vypočtěte a připojte v bankovkách nebo v platných pošt. známkách k objednávce. Nehonorované inseráty nebudou zařazeny.

Rádioamatérom odborne poslúží ERAFON, Bratislava, Gunduličova 1/a.

Dva přesné krystaly s držáky 500 kc levně prodám. J. Myslivec, Pardubice, Jiráskova ul. č. 973. (pl.)

Koupím elektronku LS2. Jindra Veselý, Dvůr Králové n. L. 463. (pl.)

Prodám dva speciál. mikroamp. 20 μ A a 200 μ A, pájku 100 W, ACH1, tři potenc. s vyp. 0,2 M Ω , vše nepoužité. Jindř. Magnusek, Čes. Těšín, Ostravská 4. (pl.)

Soupravu cívek s železovým jádrem dám za zachované i vybité trpasličí baterie (Eveready, Minimax a pod.). Nabídky na zn. Zahranicní vzorky, do adm. t. l.

Koupím DCH11, DAF11, DF11, DL11, příp. vyměn. J. Křemen, Kralupy nad Vltavou, číslo 219. (pl.)

Prodám: kompl. bat. třílampovku, elektronky KCH1, KBC1, 2krát KF3, KL5, dva 1a mikrometry 0-25 mm; potřebuji duši 2,50x19. Wasserburger, Břeclav, Ráděk 82. (pl.)

Prodám malý jemnometr, soustruh, toč. dél. 250 mm. Blížší pís. Ol. Ott, Kostelany č. 9, p. Uh. Hradiště II. (pl.)

Prodám střední soupravu DUSl s rozsahy na stejnou, proud 0,001-12 A, 0,01-600 V, a stříd., 0,003-30 A, 3-600 V za Kčs 7000,—. Štěpán Šťastný, Kyjov, Nětčice 155. (pl.)

Bater. přij. 4elektron. bez elektr., elimin. 220 voltů vym. za knihu neb. div. loutky 30 až 35 cm. Fr. Říčák, Č. Budějovice, Ulice 28. října 10. (pl.)

Stol. telefon, mod. bezv., vym. za radio-gramo-elektronkou. M. Kulhánek, Praha XVIII, Farní 7. (npl.)

Mavometr original Gossen s odpory a shunty, rozsah 0,02 až 500 V, 0,1 mA až 5 A prodám za Kčs 2500,—. Ing. V. Rolčík, St. Strašnice č. 549. (npl.)

Prodám nezamontované (volné) křemenné krystaly pro vysílačky. Délka vln: 41,66 m, 44,60 m, 39,8 m, 42,31 m. Dr R. Rust, Červený Újezd 45, pp. Unhošť u Kladna. (pl.)

Prodám 3krát 6K7G, rot. měnič, 4x500 cm, spol. osa. M. Pustějovský, Byšice u Mělníka 201. (pl.)

Vydáváme „Kapesní technickou kartotéku“. Žádejte seznam „R“ (část radio) zařízení 2 Kčs. Dodává Ant. Kovářík, Praha XVI, Holečkova 67 (pl.)

Koupím síťovou 2-3lampovku krátkovlnnou. Jar Tůma, Brno, Údolní 15. (pl.)

Prodám elektronky orig. bal. za katalog. cenu bez daně záření, ABC 1x5, AM 1x2, AL 1, BLC 3b x 2, AK 1.E 2d x 2, RV 12 P 2000 X 11, RL 2 T 2 x 2, RV 2,4 P 700 X 5, různé odpory a konden. 2 krátkovlnné přijímače Pento, oprac. odlišky nahrávacího motoru, synchron. dle RA č. 3/1940, cena odlišek 900 Kčs. Známku na odpověď, J. Hezký, Květ 88, p. Slaný. (pl.)

Prodám amat. kat. osciloskop (DG7/1-AF7-AF3-4686-AZ1) Kčs 4500,—, nabíjecí anodku Nife 100 V/O,1A Kčs 850,—, starší dobré elektr. E424N, RE134, C443, CY2 po 60,—, PP4018TU, HP1018TU, 2x EK3, AK1, DS 4101TU, USA45 a 6L7MG po 100 Kčs. 5x RV12P400 po 120 Kčs. Alois Košťál, Praha VII, Přístavní 40/III. (pl.)

Prodám elektronky nové: KL4, KL5, KF4, 3krát CL1, CL4, VL1, EBF2, ECL11, EL5, 2krát AB2, VY2, 2krát RV2P800; starší, dobré: KF4, AK2, EL3N, VCL11, RV12P2000, EBF2, EBC3, EFM1, tři spodky pro RV12P, tři spodky pro U21, vše za Kčs 2000,—. Jednotlivě podle ceníku. Pavel Josef, Střížkov č. 6, p. Kemařice u Č. Budějovic. (npl.)

Prodám kompl. staveb. DKE s přísl. odpory, kondensát., elektr. 2krát RV12P2000 a selen. usměr. za Kčs 600,—. Pospíšil Jaroslav, Brno, Dřtinova 91. (npl.)

Prodám n. vyměnění: Kukátko, automat. čas. vypín. Pailard-gramomotor, kříž. navij., malé radio, hor. slunce, el. EF22, UCH11, AZ11, RS289, RL2, 4P2, motor AEC, tříf. 0,4 HP, RA 1937, 39-45, váz., vše nové, hledám motocykl (i porouch.), malý soustr. jednofáz. mot. 0,5 HP, ps. str., J. Burián, Kunratice u Prahy. (pl.)

Koupím DK, DF, DL21, nebo dám DF22 a dynamik, B. Neuman, Praha XI, Karlova ul. č. 42. (pl.)

Koupím nebo vyměním za součást, elektronky EBF11, EBF2, ECL11, ECH21, EBL21, EBL1 a staré gramofon. desky rozbíté. Ladislav Čermák, Kolín IV, Jungmannova ul. č. 27. (pl.)

Řidi a za redakci odpovídá Ing. Miroslav Pacák

Tiskne a vydává ORBIS, tiskařská, nakladatelská a novinářská společnost akciová v Praze XII, Stalinova 46. Redakce a administrace tamtéž. Telefon 519-41*; 539-04; 539-06. Telegramy: Orbis-Praha.

„Radioamatér“, časopis pro radio-techniku a obory přibuzné, vychází 12krát ročně první středu v měsíci (změna vyhrazena). Cena jednoho výtisku Kčs 15,—, předplatné na celý rok Kčs 160,—; na půl roku Kčs 82,—, na čtvrt roku Kčs 42,—. Do ciziny k předplatnému poštovné: výše sdělí administrace na dotaz. Předplatné lze poukázati vplatním lístkem Poštovní společnosti, číslo účtu 10.017. název účtu Orbis-Praha XII, na složence uvedte číselnou a úplnou adresu a sdělení: předplatné „Radioamatéra“.

Otisk v jakémkoliv podobě je povolen jen s písemným svolením vydavatele a s uvedením původu. — Nevyžádané příspěvky vraci redakce, jen byla-li přiložena frankovaná obálka se zpětnou adresou. — Za původnost a veškerá práva ručí autoři příspěvků. — Otiskované články jsou připravovány a kontrolovány s největší pečí; autoři, redakce, ani vydavatel nepřijímají však odpovědnost za eventuální následky jejich aplikace.

Příští číslo vyjde 3. července 1946.

Redakční a insert. uzávěrka

15. června 1946.

EXPEDIENTA

pro vyřizování zakázek přijme

RADIOVELKOOBCHOD V PRAZE

Nabídky pod zn. „Co nejdříve“ do adm. t. l.

Radioamatéři z venkova!

Veškerý radiomateriál, přijimače, elektrické gramofony, opravy, technické rady, návody, plánky

najdete u nás!

Objednávky po celé republice;
Vyzádejte si pravidelné
zasílání našich nabídek.

RADIO - ZACHRDLA, BRNO 22

Obřanská 162 — telefon 097-57

Upozorňujeme na novinky:

PŘEVODNÍ ŽHAVICÍ TRANSFORMÁTOR (nás typ M42-780) ze 4 V na 6,3 V nebo naopak, pro proud až 1,2 A na straně 6,3 V. Používá se v případě nahradby elektronky se 4 V žhavěním - obdobnou se 6,3 V žhavěním. (AL4-EL3, AF7-EF6-EF9, AK2-EK2-ECH3.)

DÁLKOVÝ VYPINAČ VILNES na 120V nebo 220V Slaboproudým okruhem úplně izolovaným od síťového napětí zapínáte nebo vypínáte vás radiopřijímač nebo jiný elektrický spotřebič. Zapínání a vypínání se děje tlačítkem z libovolného místa, zcela nezávisle od místa, kde je přijímač zapnut.

VILÉM KESSEL, elektrotechnické výrobky
PRAHA XVI, PLZEŇSKÁ 218 - TELEFON 457-07

MAVOMĚR I UNIVERSÁLNÍ MĚŘICÍ PŘÍSTROJ

radioamatéry dlouho očekávaný uvádíme na trh!



Soustava: Deprez d'Arsonval - 0,2 mA, 800 Ω.

Citlivost 5000 Ω / 1 V

Osm měřicích rozsahů: 1 mA, 5 mA, 10 mA, 100 mA,
5 V, 15 V, 100 V, 300 V =

Přesnost 1,5 %

Cena Kčs 1090,-

Přístroj je jednoduchý, velmi snadno ovladatelný, nejmenších rozměrů a snadno přenosný. Mavoměr je nepostradatelnou pomůckou každého amatéra a radiotechnika, kterému záleží na přesné práci.

Okamžitě dodává
ze skladu

E. Fusek
DŮM DOBŘEHO ROZHLASU

PRAHA II, VÁCLAVSKÉ NÁM. 25

Telefony: 244-91 316-19

V červnu vyjde první svazek knižnice Československých amatérů vysílačů

Amatérské vysílání pro začátečníky

AUTORI: 1CX, 1DJ, 1RV, 1RY, 1SC, 1SG, 2SI

Obsah: Co je to amatérismus. Organisace ČAV. Koncesní podmínky. Kmitočet a vlnení. Šíření vln. Amatérská pásmá. Morseovy značky. Amatérské zkrateky. RST. Q-kodex. Povětrnostní zprávy. Prefixy zemí. Mapa světa. QSL listky a služba. Diplomy. Staniční deník. Manipulace. Konstrukční praktiky. Výpočty. Přijímače s přímým zesílením. Zpětnovazební dvouelektronkový přijímač. Penta SW 3 AC. Superhet. Dvouelektronkový superhet. Standardní superhet. Standardní elemínátor pro přijímač i vysílač. Oscilátory. Vysílač CO. Vysílač EC. Anteny. Vazby s antenou. Absorpční kroužek. Absorpční vlnoměr. Elektronkový vlnoměr a monitor. Literatura.

O tento první svazek je již podle předběžných dotazů mimořádně velký zájem. Min. informací povoloilo vytisknutí jen omezeného množství výtisků; proto ústředí ČAV ve snaze uspokojit především opravdové zájemce, vypisuje

subskripční záznam

Těm, kteří se přihlásí závazně ke koupi „Amatérského vysílání pro začátečníky“ nejpozději do 15. června 1946, bude výtisk rezervován a zaslán ihned po vyjítí poštou.

Jakmile bude známa cena, zašleme subskribentům složenku; knihu pak vypravíme ihned po obdržení úhrady.

Zde odstříhněte a zašlete ústředí ČAV v obálce jako tiskopis

Ústředí ČAV, Praha II, Václavské náměstí 3

Přihlašuji se závazně k odběru _____ výtisků prvního svazku knižnice ČAV „Amatérské vysílání pro začátečníky“, který mi zašlete ihned po vyjítí poštou

Adresa: Jméno, místo, ulice, pošta

podpis:

Piezoelektrické oscilátory a filtry

Křemenné výbrusy pro ultrazvuk

Křemenné výbrusy pro piezoelektrické indikátory

Přesně orientované výbrusy krystalů vůči krystalickým osám pro optické a jiné účely

Přesně leštěné a planparalelní kalibry

Vývoj piezoelektr. elementů i pro jiné účely dle údajů a pokynů

OSTMARK WERKE

s. s. r. o. — Národní správa

Oddělení pro piezoelektroniku KBELY u Prahy — Telef. 812-55-58

Registraci krátkovlnní amatéři
Vaše oblíbené

„IDEIX“

krátkovlnné výrobky dostanete
u svých obchodníků s 25% zľavou