

RADIOAMATÉR

Casopis pro radiotechniku a obory příbuzné

8

Ročník XXV · V Praze 14. srpna 1946

OBSAH

Z domova i z ciziny	190
Americký rozhlas ve válce	191
Napájení bat. elektronek ze sítě .	192
Kdy smíme vymenat kathodový kondensátor	192
Vf zdroj vysokého napětí pro obrazovku	193
Resonanční kmitočtoměr	194
Voltampermeter jako merač kapacit	197
Kapesní jednolampovka pro všechny vlny	198
Radioamatérův autogen	200
Komunikační bat. dvoulampovka .	202
Nový středový vrták	203
Posuv k nahrávacímu zařízení .	204
Přenos barevných obrazů radiem .	205
O svědčená zapojení: nf zesilovač pro věrný přednes; transceiver pro 420 Mc/s; buzák pro určení Morseové abecedy	206
Máte již soupis svých desek? . .	208
První sovětské gramofonové desky na našem trhu	209
Francouzský radiotechnický průmysl	210
Svět o nás ví?	210
Na všech vlnách	211
Hlídka: Z redakce, Z výkladních skříní, Jde „jen“ o slovo, K předchozím čísly, Obsahy časopisů	212

Chystáme pro vás

Fotoelektrický článek ze staré usměřovací destičky • Superhet pro 13–100 a 190–2000 m z vojenských elektronek • Superregenerační třílampovka pro vlny 10 m i kratší • Nový způsob nf zpětné vazby.

Plánky k návodům v tomto čísle

Resonanční kmitočtoměr, schema a plánek úpravy Kčs 18.— • Komunikační dvoulampovka na baterie, schema, spojovací plánek a otisk stupnic Kčs 10.— • Schema ve větším měřítku jakostního zesilovače (osvědčená zapojení) Kčs 9.— • Plánky posílá redakce Radioamatéra jen přímo odběratele lům za částku, zaslouhanou s objednávkou ve známkách nebo hotově a zvětšenou o Kčs 2,— na výlohy se zasláním.

Z obsahu předchozího čísla

Americký rozhlas dříve a nyní • Kino pro 20 000 lidí • Miliampérmetr s bolometrem • Diagram pro rychlý návrh síťového transformátoru • Měřicí přístroj s rozšířenou částí rozsahu (s potlačenou nulou) • Komunikační jednolampovka na baterie • Kapesní jednolampovka na síť • Dvoulampovka na síť standardní úpravy a osazení • Bateriová jednolampovka s dvojitou triodou.

Před vraty radiotechnických podniků, které přijímají učené, i pře a odbornými školami, které jsou zaměřeny k tomuto oboru, bývá ronata uchazečů podstatně delší, než jaké se hromadí u bran ke konečnému výcviku v jiném povolání. Chceme-li začít výstavbu nového státu se silami účelně rozdelenými podle potřeby, není užeme si však vychovávat nadbytek radiotechniků a riskovat nedostatek dorostu v jiných pracovních oborech. Proto mnohý z našich přátel, zaujatý radiotechnikou témař od dětství, musí měnit vyvolený životní směr. Mnohdy to nejdé lehce. I tehdy nastávají obtíže a zklamání, je-li uchazeč o vzdělání školní odkázán pro nedostatek míst k výcviku v alespoň stále totiž žije představa společenske méněcenosti při práci manuální a rozdílu mezi tak zvanou bílou a černou práci; socialistický vývoj celého světa, který dnes tyto přesídky stavit mimo pochybnost, zůstává patrně mnohými nepozorovan. Zklamání z domnělého zmaru životních plánů je však příteží při volbě povolání náhradního. Nám, kteří jsme často důvěřivky ve skutečných i domnělých bolestech nejmilašších přátel tohoto listu, připadá úkol tuto překážku alespoň omezit, ne-li odstranit.

Kdo nemůže činit to, co chce, má chtít to, co může. To musí být zásadou muže a bojovníka, a nemohli bychom si vásit toho, kdo by nedokázal cit překonat rozumem a jít se stejnou snahou o vyniknutí za cílem, který je bližší zájmu jeho i prospěchu celku. Nebot, mluvme otevřeně, neodešli jste s nezdarem od vrat továrny a nebo ze zkoušky ve škole, protože vaše místo zaujali schopnější? Byl to nedostatek štěstí nebo výsledek spravedlivé soutěže, který vás nutí obrátit kormidlo jinam? Neprokázalo to vše, že váš dosavadní koníček neunesne těžký postroj povinnosti v povolání, které vás má žít a veřejnosti prospívat? Přiznáte-li aspoň sami soře skutečný stav, pak už zbyvá jen obrátili se s dobrou vůlí na nejbližší poradnu pro volbu povolání, dát své schopnosti zjistit objektivní zkouškou psychotechnickou, a vyslechnout radu odborníků s divorem, že je nejlepší, kterou můžete dostat.

Při vlastní volbě povolání máte pak vždy na výběru si z několika pracovních příležitostí. Není to lepší ujasnit si bez zbytečného vzdoru a zábran, že jste se v sobě mylili, a že práce, pro niž jste přírodou a výchovou vyzbrojeni nejúplněji, bude vás nakonec uspokojovat i žít nejlépe? Nebot — i tu budeme upřímní — úspěšně sestavený radiový přístroj neopravňuje ještě k přesvědčení, že jste rozeni konstruktéři-radiotechnikové. Stejně tak student, který dovede opravit elektrický zvonek, nemusí mít ještě nadání pro studium elektrotechniku, jak se to třeba domnívá. Radiotechnická praxe vyžaduje mnohem více úsilí, než kolik obvykle věnujeme radioamatérství a bývalá záliba může se snadno změnit v otročinu, nepřinášející si do ní dost předběžných znalostí z počtu, vrozený důmysl technický, schopnost technické logiky a prozíravosti, nechut k duševní i fyzické improvizaci, zálibu v pořádku, zručnost, pečlivost a důkladnost, a konečně i priměřeně pěvné zdraví, jaké vyžaduje jednak práce

vseď a v uzavřené místnosti, a dále hledavá enervující podstata většiny úkolů, které vám budou svěřeny. Já vám, namítnete mi, že tyto vlastnosti máte a pokud jsou dosud nerozvinuté, chcete je vypěstovat. Jenže právě promluvil výsledek zkoušek, které jste dělali, a jestliže ten byl negativní, pak věřte, že právě tyto vaše schopnosti nejsou tak spolehlivé a schopné vývoje, jak se důvěřivě domníváte. Je už v povaze člověka, zvlášť v mládí za nedostatku autokritiky, že jasněji rozeznává věci mimo sebe, než ve svém nitru, a není naprostě pravidlem, že by každý znal sám sebe nejlíp. Nepodezřívejte z křivosti zrcadlo, které vám bylo nastaveno; spíše hleďte využít jeho ostrosti a opravit svůj obraz podle něho.


Když už tedy musíte lodičku svého života zamířit jiným směrem, je správné plout s plachtami skleslými a za stálého ohližení zpět, anebo se vydat kupředu s

pevným přesvědčením, že i na oné straně horizontu čeká radost, uspokojení a úspěch? Odpověď na tuto otázkou měla by být samozřejmá, zklamání dovede však zastřít vyhlídku sklem tak šedivým, že beznadějně pohlíží všecky živé barvy. Toho se právě musíte zbavit. Je pravděpodobné, když už jste projevili zásadní sklon k technickému oboru, že také v technice zůstanete, jen si musíte zvolit jiný směr. Dáte-li se jím unáset se stejnou prudkostí, jako jste dosud rozvíjeli svou zálibu, nemůžete se minouti s týmž radostí z dobré vykonané práce, s týmž dobroružným napětím při hledání nových cest a zdokonalení a s touž nesmlouvavou jistotou, že něco dovedete a také dokážete, jaké vás naplnovaly dosud. Nebot jedno je jisté: není v lidském světě tvorivé činnosti, která by se takto neodměňovala tomu, kdo ji má rád a kdo se snaží, aby ji dokonale ovládl.

Snad vám připadá, že v zájmu o starost vaše přehlížíme zájmy vlastní, a že ty, jichž se dnešní úvaha přímo dotýká, využíváme z řad přátel a čtenářů tohoto listu. I toho bychom byli schopni, kdyby to jejich prospěch vyžadoval, nebot by nás pramálo těšilo pracovat a psát pro životní trosečníky. Není to však zapotřebí: nikdo vás nenutí, abyste se v konečném životním zaměření zcela své záliby a zapomněli na ni, a nebude na újmu vaši práci, podržíte-li si pro chvíle oddechu amatérskou činnost jako zdroj zábavy a zpestření, jako příležitost k duševní gymnastice odlišné od toho, co jinak děláte. I tím vám radioamatérství může prospívat.

Věci, jimž jste se probírali, mohly by se stát námětem zajímavých rozprav. Nám nechť postačí, že lidová moudrost, mluvici o slunci, které neplýtvá svými paprsky jen pro jediný kvítek, platí i pro jiné životní náklonnosti než je ona, miněná v přísløvi. Kdo by před tím zavíral oči, připomínal by nešlastníka, který odmítá pochutnat si na buchtách, když se mu nedostalo koláče. Technikovi pak lze odpustit různé lidské nedostatky; nemohli bychom mu však prominout, když v plánování svého života neuměl v plné míře uplatnit své schopnosti nejpřeběžnější: smysl pro účelnost a řád, vůli k úspěchu a zdravý rozum.

TĚM, NA NĚŽ SE NEDOSTALO

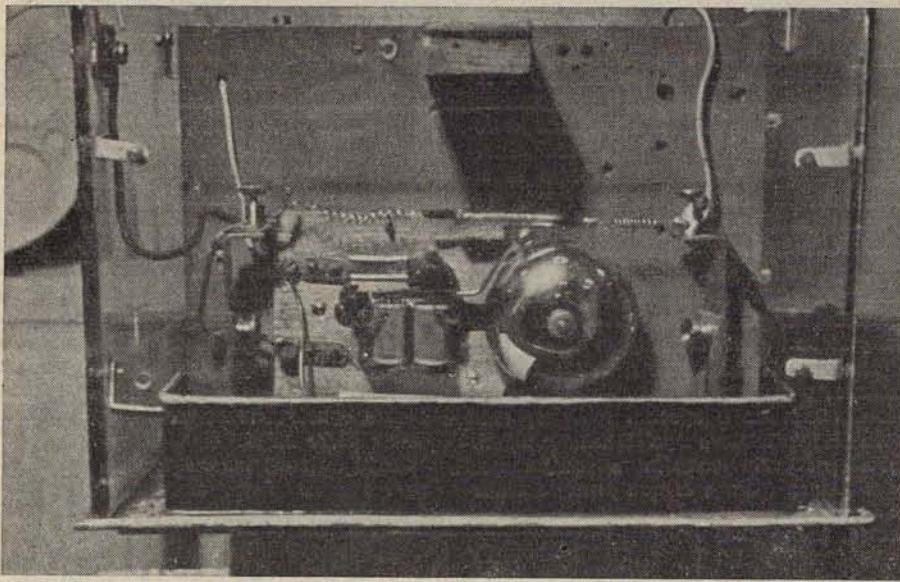

Přístroj, který vidíte na tomto obrázku, není nic menšího než první radiový aparát na světě. Sestrojil jej před 51 lety zakladatel radiotechniky, Alexandr Štěpánovič Popov (1859–1906).

Mohli jej shlednout návštěvníci výstavy, uspořádané ke dni radiotechniky v Moskvě.

Plány amerických výrobců přijimačů

Federal Communication Commission uveřejnila výsledky svého sčítání o výrobních programech amerických výrobců přijimačů pro příští období. 86 největších výrobců chystá se ještě v letošním roce vyrobit zhruba 21 milion přijimačů, z toho 79,2% jen pro amplitudovou modulaci, 8% kombinovaných pro amplitudovou a kmitočtovou modulaci, 0,4% jen pro kmitočtovou modulaci, 0,2% jen pro televizi (všechna pásmá 1–13), kombinací pro televizi, ani m bude 0,3%. Cást výrobců neudala dosud druh přístrojů, který bude vyrobět.

A zase nové pajedlo

Cervenkové číslo Wireless Worldu obsahuje popis nového pajedla s těmito podstatnými znaky. Celková délka asi 25 cm, váha něco přes 100 gramů, měděné tělesko průměru 4,8 mm je vsazeno do hliníkového tělesa průměru asi 9 mm s jemným závitem na povrchu. Ten je anodicky oxysličen (eloxován) a v závitech je navinut odporový topný drát. Kysličníková izolace postáčí pro napětí 12 V, jimž je pajedlo vyhříváno, buď z transformátoru, nebo z akumulátoru. Plné teploty dosáhne za 4 minuty při spotřebě 25 wattů. Topný těleso je vsazeno do hliníkové nosné trubky délky asi 6,5 cm a poté do dřevěné rukověti. Celkem je upraven k práci a držení podobněmu, jako se pracuje s psacím perem. Trvanlivost, zkoušená nepřetržitým chodem, přesahuje 4000 hodin.

Krystalový detektor pro velmi vysoké kmitočty

Zprávu, kterou jsme o nově používaných detektorech k usměrňování proudů o nejvyšších kmitočtech přinesli v 7. čísle na str. 178, doplňuje sdělení o novém patentu společnosti British Thomson-Houston. Jak dotykový drát, tak krystal z umělého karborundu jsou nožovitě srovnány a vzájemně postaveny tak, že se dotýkají vzniklými hrana kolmo. Tím je podstatně zmenšena kapacita dotyku.

Norma značení elektronek v USA

Američtí výrobci vysílaček a speciálních elektronek se dohodli na jednotném označování typů. Označení každé elektronky (kromě přijímacích a obrazových) bude se skládat z číslice, písmene a dvojčísla. První číslice dělí elektronky podle žhavicího příkonu, písmeno označuje počet elektrod, dvojčíslu je po-

palec, je s to dodávat 10 kW okamžitého výkonu na 1200 Mc/s při impulsové modulaci. Je-li zatížena krátkodobě, může se ještě mnohonásobně přetížit. Chlazení je vzduchové, chladicí žebra jsou jak na anodě tak i na mřížce (vyloučení sekundární emise mřížky). Elektronika byla původně vyvinuta pro přenosné radary.

-rn-

Zajímavé stínítko pro obrazovky

Společnost Philco dala si patentovat nový způsob zastínění obrazu na stínítku obrazovky před světlem, dopadajícím v úhlu aspoň 45°. Před ním je destička sily několik mm, složená z proužků dokonale průhledné plastické hmoty, které jsou odděleny tenoučkou vrstvou nepřehledného lepidla, přesně ve směru pohledu resp. osy obrazovky. Dvě taková stínítka ve směrech vzájemně kolmých, jsou umístěna nad sebou, a dovolují nerušený pohled na stínítko, aniž obraz ruší postranní světlo. Jeho zachycení trubkovou clonou je proto méně vhodné, že nezbytná délka trubky nedovoluje pohled se strany, nechceme-li přijít o kraj obrazu; kromě toho tu vadí její značné rozměry. Vzniklého čtverečkování dalo by se u technických obrazovek použít pro odečítání velikosti obrazu.

- Vedle účelného kreslískového nářadí, zejména celuloidových trojúhelníků s ustupujícími okraji hran, které vyučují proniknutí tuše do spáry mezi trojúhelníkem a papírem a rozmařání, nalezli jsme v inserátu jisté britské firmy celuloidové šablony nejenom obvyklých popisovacích písem, nýbrž i hlavních radiotechnických symbolů pro schemata. Tato pomůcka podstatně usnadní kreslískovou práci, stejně jako lahvička s tuší, doplněná kapátkem podobným lékařským kapátkům. Tuto poslední pomůcku si vyrábí každý sám, nemůže-li nyní dostať naše oblibené plnicí tuby na tuš. Podobné účelné šablony na znaky pro schemata bychom ovšem také potřebovali.

- Britská společnost pro záznam zvuku chystá výstavu nahrávacích zařízení letos na podzim.

- Ing. dr. techn. Julius Strnad, známý z četných odborných prací v elektroakustice a technice slabých proudů, byl jmenován mimořádným profesorem na technice v Brně.

- Jensen dodává reproduktory s průměrem 20, 25 a 30 cm, vestavěné do zvláštních ozvučných skřínek, podobných starším tvaru skřínek pro přijímače: pod čtvercovým otvorem pro ústí reproduktoru je menší podélný otvor, připomínající někdejší umístění stupnice. Ten to otvor však je volný ze zadní strany reproduktoru a dovoluje přenášet fázové obrácené zvukové kmity ze zadní strany. Tím se dosahuje, podle udání výrobcova, „plněho předenus hluškých tónů bez dunění a odrazů“. Vnitřní úprava není bohužel z obrázků zřejmá.

- I v Anglii, podobně jako v Americe, se vypredává vojenský radiotechnický materiál, který je živě výtán a oceňován radioamatéry. Wireless World však vybízí v červenkovém čísle své čtenáře k opatrnosti při nákupech: materiál se prodává bez záruky, je určen pro speciální úkoly a není vždy možné využít ho účelně k amatérským pracím, anebo bývá neodborně uskladněn a může být porušen. Přesto nepochybňuje ziská mnoho zájemců a prodává se také podstatně levněji. — Výjimku tvoří přístroje, které vyrábají z nedaných zbytků vojenských objednávek samotní výrobci a které jsou sice levnější, než jinak speciální přístroje bývají, ne však tolik, jako ostatní výprodejní zboží, prodávané „na kila“.

- Rozhlasový poplatek pro domácnosti v Anglii byl zvýšen z původních 10 shillingů (100 Kčs) na 1 libru pro poslech rozhlasu, a na 2 libry pro rozhlas a televizi současně.

- Cílem sovětské radiotechnické výroby je 3 000 000 přijímačů, jež mají být vyrobeny v příštích 5 letech. Od konce války bylo uvedeno do činnosti přes 1600 ústředních dráždových rozhlasů. (Podle Wireless World, 7/46.)

Z domova i z ciziny

rádiovým číslem typu. Na př. 3C44: C značí vysílačí triodu, 3 — se žhavicím přívodem 10–20 W, a pořadovým číslem výrobním 44.


-rn-

Malé vazební transformátory

Angličtí výrobci mohou používat mezinárodních vazebních transformátorů tvarů a rozdílů na př. nejmenší elektronky rády E 21. Jsou to „polotoroidální“ (patrně rámečkové) transformátory s děleným a elektricky vyzářeným vinutím na jádru z ušlechtileho materiálu, uloženém v krytu ze speciální slitiny, která potlačuje vliv vnějších polí až o 90 dB. Kmitočtová charakteristika transformátorů je v mezech 1 dB od 30 do 15 000 c/s. Nejpodstatnějším znakem je výměnnost, dosažená použitím patky podobně jako mají elektronky. (E.E.7/46.)

Nejzajímavější elektronka

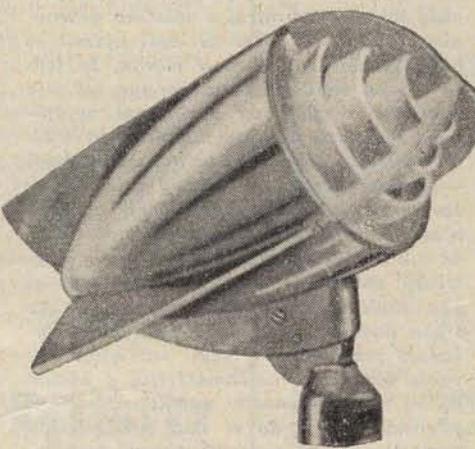— kterou dostali američtí amatéři ke svým pokusům, je ukv. trioda 3 C 37, výrobek firmy National Union. Elektronka, veliká jako



To není meziplanetární letadlo, přichystané ke startu na Mars, nýbrž nový vzor krystalového mikrofonu Astatic. Vyznačuje se prý částečně směrovou charakteristikou a zlepšenými vlastnostmi.


AMERICKÝ ROZHLAS za války

L. H. VYDRA (NEW YORK)

I když válečná léta znamenala zastavení technického vývoje — brzo po vstupu Spojených států do války bylo zastaveno povolování stavby nových vysílačů, vydávání nových licencí, i náhradní součástky k udržování technického zařízení byly přidělovány v rámci prioritního systému — přece po stránce programové došlo k mimořádnému rozvoji. Většina hlavních vysílačů po celé zemi prodloužila svůj provoz na 24 hodiny, byl vybudován rozsáhlý protiletectký systém a jiná opatření pro národní obranu. Rozhlas se také dal cele do služeb válečného úsilí a přenášel bezplatně zvláštní pravidelné osvětové relace Úřadu pro válečné informace (OWI) a jiných vládních institucí. Společnosti zavedly řadu vlastních programů k podpoře upisování válečných půjček a jiných dobrovolnických válečných organizací a pro instrukce CPO. Jen v roce 1943 na př. vysílací doba a účinkující personál, bezplatně poskytnutý rozhlasovými společnostmi vládě, měl hodnotu 103 miliony dolarů.

Snad nejpozoruhodnější čin amerického rozhlasu za války bylo rozšíření zpravodajských komentářů a domácího zpravodajství z celého světa. V roce 1944 k tomu přistoupilo přenášení dokumentárních reportáží přímo z fronty. To umožnila konstrukce lehkého přenosného nahrávacího zařízení, používající magnetického drátu a pak zvukového pásma. Obě zařízení může bez námahy unést jeden člověk a může s ním jít kamkoliv. Váleční zpravodajové ho úspěšně použili za invaze v Normandii. Nezapomenu z těch dní na popis zpravodaje, který byl na válečné lodi u normanských břehů, když byla napadena německými letadly. Jejich postřelo-

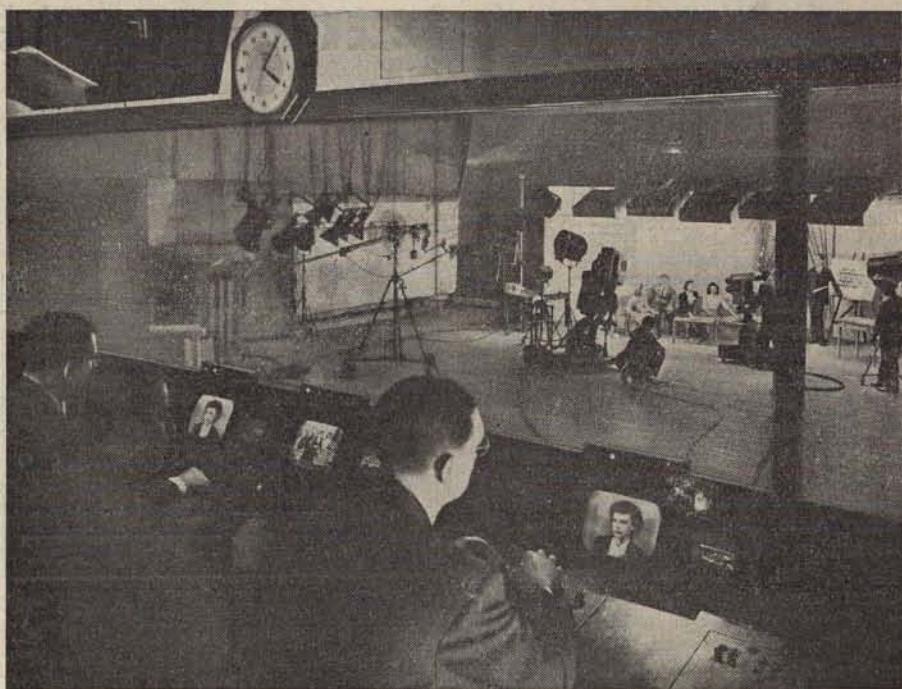Jiný exponát moskevské radiové výstavy: vysílač elektronka sovětské konstrukce pro ztrátu 100 kW na krátkých a středních a 200 kW na dlouhých vlnách.



Pohled do televizního studia z režijní místnosti (společnost Columbia, USA). Záběry z jednotlivých kamer je možno prohlížet.

vání, štěkot obranné protiletectké palby, volání rozkazů velitele a jiné signály, jaké i poznámky a rozhovor mužstva se zpravodajem byly tak věrné, jako by se byly odehrály přímo v hlasatelni. Podobně tomu bylo za bitvy o St. Lô, za Pattonova průlomu německé fronty a při jiných příležitostech. Celé Spojené státy tehdy se zatajeným dechem sledovaly postup armád generála Eisenhowera.

Několikrát za den měly společnosti zvláštní relace svých zpravodajů ze všech front. Během čtvrt hodiny jste mohli slyšet třeba zpravodaje z Normandie, Říma, Moskvy, Washingtonu a Saipanu. Za dvě hodiny nato přišla další čtvrt hodinky se zpravodaji z Londýna, Káhiry, Stockholmu, Manly a Sydneye. K večeři jste slyšeli další serii světového zpravodajství, podle toho, kde bylo co nového a zajímavého. Představte si jen, co to znamená organizace a přípravy. Celý pořad musí časově klpat, jako kdyby byl vysílan s jednoho místa, a kromě toho ústředí — v tomto případě New York — musí mít reservu, kdyby došlo k nějaké poruše. V poměru ke složitosti celé soustavy bylo však poruch málo. Výhody tohoto zpravodajství pro informaci veřejnosti a pochopení konfliktu jsou jedinečné. Amerika, vzdálená tisice kilometrů od pekla války, měla ji, dík rozhlasu, každodenně na svém prahu, ve svých domovech. Nechybí, řeknu-li, že právě tato skutečnost byla důležitým činitelem v dosažení skvělých válečných výkonů americké domácí fronty při výrobě a při zásobování vlastních armád, ale i branných sil ostatních spojenců.

K tomu přistupovaly takové dodatečné služby, jako soustavné poslechové záznamy cizích rozhlasů — spojeneckých i nepřátelských — a jejich využívání pro zpravodajství. Poslechová služba společnosti Columbia zaznamenala od srpna 1939 do srpna 1945 více než 24 miliony slov. Tyto záznamy představují knihu o 96 tisících stran. Vím z vlastní zkušenosti, jak

cenné byly tyto záznamy pro přípravu čs. krátkovlnných relací. I v domácím americkém rozhlasu bylo jich působivě a názorně využito v konfrontacích nepřátelských zpráv se skutečnosti. Proto také nákladná německá a italská propaganda, kterou byla Amerika i ostatní spojenecké země bombardovány, měla nepatrný účinek a v Americe, kromě odborníků a hrstky zakuklených nacistů, kteří unikli síti federální policie, ji nikdo neposlouchal.

Zemřel objevitel televize

Kdo by neznal z techniků a zájemců jméno J. L. Bairda, pravého a nadšeného průkopníka televise, který první dokázal, že „to jde“? Již v r. 1924 vysíly jeho první články o televizní technice, za dva roky poté podařilo se mu sestrojit první pokusné zařízení s obrázky s gradací stínů a světel, v r. 1929 používala Britská rozhlasová společnost pokusně jeho soustavy. Osudovou shodou zemřel Baird právě v týdnu, kdy BBC zahajovala opětne vysílání televise, 13. června, ve věku 57 let. Doškal se uskutečnění své myšlenky, která jiným vynesla peníze a jemu, pronásledovanému nezdary a otreseným zdravím, jen proslulost objevitele. Na loži, kde později ve spánku zesnul, vyslechl ještě zprávu o úspěšném televizním přenosu přehlídky při oslavě vítězství. Je známo, že BBC vysílala ještě před válkou dvěma soustavami: Marconi-E. M. I a Bairdovou, po válce však bylo rozhodnuto používat jen soustavy první. I to mělo snad otrcený vliv na podioméně zdraví vynálezce. Ve vědeckých kruzích nedosáhl plného uznání, byl považován za důvtipného, ač příliš optimistického experimentátora. Bylo-li však Bairdovi otevřeno ocenění vědců jeho doby, nelze mu upřít velikou lidskou zásluhu v boji za proniknutí myšlenky v dobách nedůvěry a v obětavé pionýrské práci, kterou zhodnatě prve budoucnost.



NAPÁJENÍ BATERIOVÝCH ELEKTRONEK ZE SÍTĚ


Nový druh zdroje stálého žhavicího napětí, vhodný zvláště pro měřící přístroje

Dt. P. 621.396.682

Novější bateriové elektronky, zejména řady D, umožňují malým žhavicím proudem jednoduché napájení ze sítě, a to anodové obvody i žhavení. Způsoby, jak to provádět, jsme probrali ve dvou článcích v 10. čísle Radioamatéra v roč. 1941. Tenkrát jsme uváděli způsob žhavení vláken, spojených do série na spotřebu 50 miliamperů, usměrněných proudem anodového usměrňovače, patřičně zvětšeného výkonu. Tento způsob jsme čtenářům připomněli v návodu na superhet s elektronkou D v let. č. 3. Jeho elektronky měly vlákna spojená do série, takže žhavici proud celkový činil 50 mA, a napětí 4,5 voltu. Úprava vyhovovala v tomto případě jak pro žhavení z jedné normální baterie, tak z uvedeného napáječe.

Žhavení vláken je však možné získat přímo ze sítě i jinak. Usměrníme selenovým nebo kuproxovým usměrňovačem malé napětí, vyfiltrujeme je a můžeme opět přímo žhat, jak to ukazuje připojený obrázek. Nedostatkem této úpravy je: 1. nesnadné filtrování poměrně značného proudu při malém napěti (je zapotřebí velké tlumivky a ellyt. kondensátorů s kapacitou řádu tisíc mikrofarad), 2. „měkké“ napětí, jehož velikost tedy značně závisí na odebíraném proudu a musíme je proto kontrolovat. Pro tyto nevýhody jsme se žhavení z nfzkovoltového usměrňovače vyhýbali. Je však možné oboji nesmáz zmírnit použitím suchého článku nebo baterie o takovém napěti, jaké potřebujeme pro žhavení. Takový článek běžného typu má velmi malý odpor, obvykle mezi 0,1 až 1 ohm. Zapojíme-li do filtračního řetězce tlumivku s jalovým odporem mnohem větším, pak tento článek působí jako kondensátor a zeslabí střídavý zbytek usměrněného napěti tak, že při použití na žhavení neruší. Působí tedy asi jako ellyt. kondensátor o kapacitě 1500 až 15 tisíc μF s tím podstatným rozdílem, že zatím, co kondensátoru je do jisté míry jedno, jak veliké je stejnosměrné napětí na něm (pokud není příliš malé nebo naopak větší než povolená hodnota), musíme u článku upravit stejnosměrné napětí tak, aby článkem tekl proud jen do cela nepatrny, t. j. napětí usměrňovače se musí prakticky rovnat napěti článku. Kdyby event. bylo napěti usměrňovače větší, článek by se nabíjel, v opačném případě by se vybíjel a oboji mu nesvědčí, zejména při větších proudech. Zato nám článek hledá výstupní napěti, udržuje stálou hodnotu i při kolísání napěti sítě, což zase kondensátor nedělá. Je však třeba vypnout nejenom přívod sítě, nýbrž i článek, neboť by jednak žhavil připojené elektronky ze své zásoby, jednak by se vybíjel přes sumérňovač zpětným proudem.

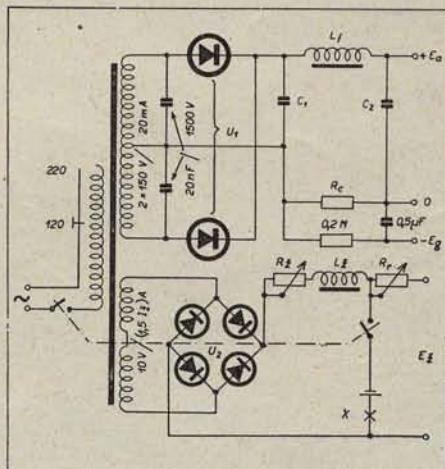Připojené schema ukazuje návrh takového napáječe. Síťový transformátor má kromě primáru dvojitý vinutí pro usměr-



nění anodového napěti. Pro poměrně malé proudy a napěti asi 120 V se hodí selenové tyčinky asi s 20 destičkami, zapojené obvyklým způsobem. S kondenzátory $C_1 = 10 \mu\text{F}$, $C_2 = 4 \mu\text{F}$ a $L_f = 10 \text{ henry}$ a 15 mA zůstane na prvním kondenzátoru jen asi 2,5 V ef. bručivého napěti, za tlumivkou pak jen 0,16 V, což běžně stačí. Odporem R_c vytvoříme potřebné mřížkové předpětí pro přijimač, není-li v něm tento obvod již vestavěn, jak je to dnes obvyklé.

U části žhavicí postupujeme takto. Abychom lépe využili selenových usměrňovačů a mohli použít tlumivky s větším odporem, usměrňujeme napětí značně větší než je výsledné napětí žhavicí, v daném případě na př. 10 V; získáme je i z běžného transformátoru seriovým spojením žhavicího vinutí 6,3 V a nepoužitelného vinutí 4 V pro žhavení usměrňovací elektronky. Usměrňovač v Graetzově zapojení nám dá usměrněné napětí přibližně 0,9krát efekt. hodnota napěti střídavého, t. j. asi 9 V stejnosměr., vedle toho střídavý zbytek se základní (nejnižší) harmonickou $4/(3\pi)$ krát eff. hodnota střídavého napěti, o kmotoku 100 c/s (dvojcestné usměrnění); uvedenou hodnotu získáme analytou Fourierovou, potřebný vzorec na př. ve Fyzikálních základech radiotechniky, díl II, odstavec III, 10. d). V našem případě bude na výstupu usměrňovače 0,42 . 10 V = 4,2 voltu eff. napěti o kmotoku 100 c/s. To musíme zmenšit na přípustnou hodnotu filtrací. Zařadíme-li do obvodu tlumivku Lž o indukčnosti 1 henry a tedy jalovém odporu pro kmotoku


Kdy smíme vynechat KATHODOVÝ KONDENSÁTOR

Nedostatek jakostních ellyt. kondensátorů, resp. krátká životnost a nepravidelnost, časté u méně hodnotných výrobků, vedla k otázce, kdy změna vlastnosti zesilovacího stupně, vzniklá vynecháním kondensátoru (viz obrázek), nevadí činnosti přístroje. Víme, že kondensátor na tomto místě ruší zápornou zpětnou vazbu proudu. Vynecháme-li jej, tedy tato vazba vznikne a má za následek:

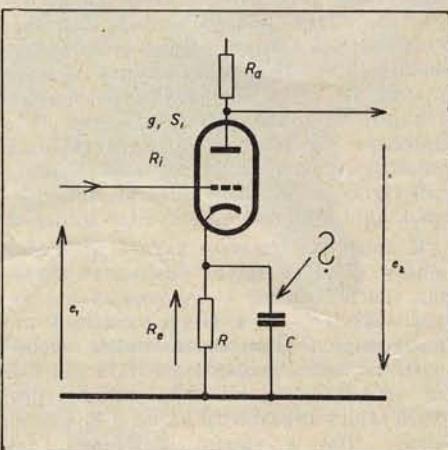1. zmenšení strmosti v poměru $1:(1+SR)$.
2. zvětšení vnitřního odporu příslušné elektronky $(1+SR)$ krát,
3. zmenšení zisku podle vzorce:

$$z' = z / (1 + k \cdot z),$$

kde z je původní a z' zmenšený zisk, a činitel zpětné vazby $k = e/e_2$. Odvození těchto důsledků najde zájemce ve studii



o záporné zpětné vazbě v 1. a 2. č. RA roč. 1943. Je jasné, že kathodový kondensátor lze vypustit tam, kde úbytek zisku a stoupnutí vnitřního odporu nebude vadit.

Zda tomu tak je, o tom se přesvědčíme použitím uvedených vzorců pro skutečné hodnoty. Uvažujme na příklad vf. pentodu jako zesilovač s anodovým odporem 0,3 MO, kathodovým 3 kO a strmostí 1 mA/V. Zisk této úpravy je okrouhlé 150, činitel zpětné vazby je v tomto případě dán také vztahem $k = R/R_a = 0,01$, ztráta zisku podle vzorce 3. je $1 + 150 \cdot 0,01 = 2,5$ násobná, zbude tedy $z' = 150/2,5 = 60$. Zvětšení vnitřního odporu bude $(1 + 1 \cdot 3) = 4$ = čtyřnásobné, z obvyklých 2 megohmů na 8 MΩ.

Druhý příklad: trioda s $R_a = 0,1$ MO, $R = 3$ kO, $S = 1$ mA/V, $R_i = 30$ kO. Zisk je zhruba 30 a klesne 1,9krát asi na 10,5, vnitřní odpor vzrosté opět 4krát na 0,12 MO.

U vf. zesilovacích stupňů mohou být poměry příznivější: Ra (resonanční odporník laděné anody) je na př. 200 000 ohmů, kathodový odpor na př. 200 ohmů, činitel zpětné vazby 1/1000, zisk bez zp. vazby asi 200, ztráta zisku zanedbatelná (1:1,2), změna strmosti a vnitřní odporu malé, resp. neuplatní se. Proto lze nalézt zapojení přijimačů, kde kath. kondensátory chybí.

U nf zesilovacích stupňů jde však o citelnou ztrátu zisku a značné zvětšení vnitřního odporu. Tam, kde je zisku nadbytek, můžeme přes to kathodový kondensátor vynechat, nevadí-li zvětšení vnitřního odporu. Tato podmínka by nebyla splněna snad jen u triod, pracujících do nf. transformátoru a zejména u stupňů koncových, kdy se na rozdíl od někdejších způsobů proudové zpětné vazbě vyhýbáme a kathodový kondensátor nevynecháváme. — Zvláštní případy si zájemci podle uvedených příkladů snadno rozhodnou sami. P.

čet 100 c/s 628 ohmů, vznikne s odporem článku 0,5 ohmu dělič napětí, který napěti střídavé zeslabí v poměru $628/0,5 = 1256$ krát, na našem případě na 0,0035 V. Lze očekávat, že tento malý střídavý zbytek nebude již rušit u běžných případů. Kde by tomu tak nebylo, tam bychom po případě použili větší tlumivky. Vyšší harmonické stříd. zbytku budou zeslabeny nejméně dvakrát více.

Odporem Rž (žhavicí reostat) musíme při uvedení do chodu nastavit takový proud z usměrňovače, aby při jmenovitém napěti sítě nebyl článek nabijen ani vybijen. Nastavujeme nejlépe při práci přístroje, s miliampermétem, zapojeným v místě X, a odporník Rž nastavíme tak, až miliampermér ukazuje nulu. Článkem stále protéká střídavý proud o hodnotě $4,2/628 = 6,75$ mA o kmotočtu 100. Volíme proto článek tak veliký, aby tento proud byl podstatně menší než přípustný vybijecí proud článku. Obvykle se hodi článek pro veliké kulaté svítidly, snad by však vyhověl i článek docela malý; i když mu střídavý proud životnost zkracoval, občasná výměna zařízení podstatně nezdáří. Potrebujeme-li napěti větší než má jediný článek, použijeme dvou nebo i tří v serii. Potrebujeme-li naopak žhavicí napěti odlišné od hodnoty, jakou dává celistvý násobek napěti jednoho článku (na př. 2 V pro elektronky řady K), pak na výstup zařadíme ještě druhý reostat Rr, kterým je vhodně zmenšíme. Můžeme ovšem také použít docela malého akumulátoru s napětím 2 V, ten má vnitřní odpór vždycky mnohem menší než suchý článek. Počítejme prostě se skutečností, že vždy musí být vstupní napěti za filtrem rovno napěti článku.

Tlumivku pro filtrování žhavicího proudu vypočítáme podle Hannova diagramu, otištěného v RA č. 9/1942, str. 167, nebo v novém 7. vyd. Fys. základy radiotechniky, I. díl, obraz 70e. Známe na př. $L = 1$ henry a $I = 0,2$ A a vydělíme z předpokladu, že výraz $L \cdot I^2/V$ má být pro účelné využití materiálu asi $10 \cdot 10^{-4}$. (L = indukčnost tlumivky v henry, I = stejnosměr. magnetující proud, V = objem želez. jádra.) K této hodnotě přísluší druhá, $n \cdot I/l_z = 16,5$ a $\alpha = 21 \cdot 10^{-4}$ (n = počet závitů tlumivky, l_z = délka střední siločáry v železném jádře; $\alpha = l_v/l_z$; l_v = délka vzduchové mezery). Protože L a I známe, můžeme vypočít z prvního výrazu přiměřený objem jádra $V = 40$ cm³, a pak odhadem volíme jádro o průřezu 3 cm² a $l_z = 13,3$ cm. Z toho dostaneme dále potřebnou vzduchovou mezeru $l_v = 21 \cdot 10^{-4} \cdot 133 = \dots = 0,3$ milimetru, počet závitů $n = 16,5 \cdot 13,3/0,2 = 1100$ závitů. Aby tlumivka snesla proud 0,2 A, musí mít drát (viz tabulku C, FZR I, 7. vyd.) 0,3 mm silný. Jeho odpor na jádře o průřezu $1,5 \times 2$ cm bude asi 24 ohmy, úbytek proudem 0,2 A, 4,8 V; to je zde přípustné, protože chceme srazit 9 V asi na 1,5 V, zbude tedy ještě na odporník Rž asi 15 ohmů. 1100 závitů drátu 0,3 mm potřebuje asi 100 mm² plochy okénka, volíme tedy plechy s okénkem asi 250 mm, v tomto případě méně než obvyklý trojnásobek, protože vineme silnější drát a nemusíme jej prokládat.


Příklad snad poslouží těm, kdo si podobný přístroj chtěli navrhnout pro od-

lišné podmínky. Podobný přístroj má význam i pro napájení zařízení měřicích, používajících z různých důvodů bateriových elektronek; pak může být doplněn doutnavkovým stabilisátorem anodového napěti, takže napájíme celý přístroj stálým napětím. P.

VYSOKOFREKVENČNÍ ZDROJ VYSOKÉHO NAPĚTI


Poválečný rozmach přinesl konstruktérům nových televizních přijímačů řadu problémů, na jejichž úspěšném vyřešení závisí rozšíření televizního rozhlasu. Jedním z nejjednodušších problémů je eliminátor pro vysoká napěti, jelikož v obrazových přijímačích se dnes skoro výlučně používá obrazovek s velmi světelným obrazem, které vyžadují anodových napětí kolem 10 kV při proudu asi 100–500 mikroampérů. Příslušný zdroj musí vyhovět těmto požadavkům: 1. Musí být laciný, 2. malý, 3. lehký, 4. bezpečný, což znamená, že zkratový proud nesmí přestoupit hodnotu 3 mA a 5. nemá mít rušivé rozptýlové magnetické pole.

Ani jednu z těchto podmínek není možno splnit obyčejným síťovým transformátorem s usměrňovačem. Transformátor pro tak vysoké napěti je veliký, těžký a drahy, vyžaduje dokonalou izolaci, má značný zkratový proud, takže je nebezpečný lidskému zdraví a nad to má silně, velmi těžko odstínitelné magnetické pole. Také filtrační kondensátory jsou velmi nákladné a veliké, protože při značné kapacitě (1–2 μF) jejich zkušební napěti musí být kolem 30–50 kV.

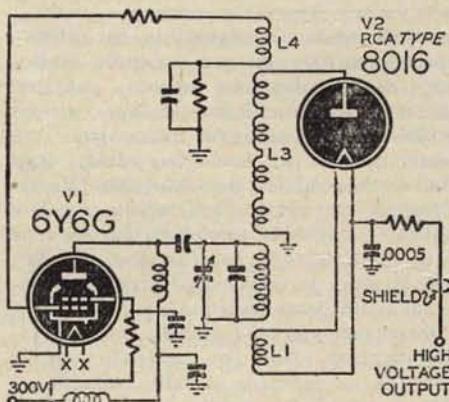

Zajímavým způsobem vyřešila tento problém firma United States Television Comp. v New Yorku. Schema eliminátoru vidíte na připojeném obrázku. Koncová pentoda 6Y6G se ztrátou 10 W osculuje na frekvenci kolem 300 kc/s. Vf napětí, vznikající na oscilačním obvodu, transformuje se nahoru vzduchovým transformátorem a napájí anodu usměrňovací elektronky 8016. Další vinutí transformátoru dodává potřebnou žhavicí energii (1,25 V/0,2 A). Pro filtrace stačí (300 kc/s!) slíďový kondenzátor 500 pF a čtvrtwattový odpór.

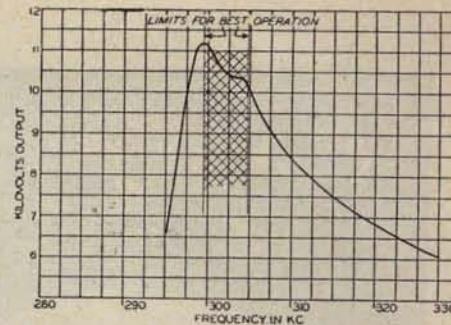Podívejme se nyní, jak dalece splňuje tento zdroj všechny pět vytěsněných podmínek. Jistě je velmi laciný, protože odpadá nákladný železový transformátor, který byl nahrazen obyčejnou křížovou cívkou s dě-



leným vinutím na pertinaxovém válcu, kteréžto úspora mnohonásobně cenově převáží zkomplikování obvodu oscilační elektronky, hlavně při amerických cenách lamp (0,50 až 1,50 dolaru). Celý eliminátor je skutečně lehký a malý, je sestaven na kostce asi 16×8 cm a váží kolem 2 kg. Práce s ním je zcela bezpečná, protože při přetížení (více než 2 mA) nebo zkratu je primární oscilační cívka tak značně tlumena (těsná vazba), že oscilace vysadí a tím na sekundáru zmizí napětí. Přitom je však napěti (až do odběru 1 mA) značně „tvrdé“, rozdíl mezi během naprázdno a při zatížení 0,8 mA činí pouze 15 procent. Také filtrační kondenzátor 500 pF je malý, lehký a laciný.

Jak je vidět, splňuje eliminátor dobré všechny podmínky a nadto má ještě další výhody. Napěti na sekundáru je totiž značně závislé na použité frekvenci, takže otočným kondensátorem paralelně k oscilačnímu obvodu můžeme měnit výstupní ss napěti v širokých mezích. Použijeme-li daleko jako oscilátoru koncové pentody 28D7, která vyžaduje na anodě napěti 28–32 V, můžeme napájet celý televizní přijímač z obyčejného 32 V automobilového akumulátoru, aniž musíme použít choustovitých a nákladných vibračních měničů. Opět ukázka amerického konstruktérského důmyslu. (Podle Radio Craft, June 1946.)

O. Horna

Nová modulační výbojka


Pod označením R 1130 B (1 B 59) uvedla Sylvania na trh výbojku, která dává světlo o vlnové délce 3500–6500 angstromů a má světelný výkon téměř přímkové závislosti na proudu, který protéká výbojkou. Pracuje při 140 voltech s proudem 5 až 35 mA a hodí se pro přístroje k přenosu obrazů, ale i pro jednoduché nahrávání zvuku na film. K vybuzení stačí obvyklá 18wattová koncová tetroda s napájením anodového zdroje 300 V. Kmitočtová charakteristika modulace vyhoví od 15 do 15 000 c/s.

• Pro přesnou laboratorní práci s různými můstky, napájenými střídavým proudem, vyvinula firma Sherwood Electronics Company citlivý nulový indikátor s 6 cm obrazovou elektronkou a vestavným oscilátorem (60, 120 nebo 1000 c/s) se sinusovým napětím pro napájení můstku. Přístroj má vstupní impedanci 1 megohm a max. zesílení 80 dB při 0,100 mV vstupního napěti. Regulace zesílení je automatická, takže citlivost indikátoru se nemusí během celého měření řídit. Obrazec, vzniklý na stínítku obrazovky, umožňuje rozlišit, zda nerovnováha můstku je absolutní nebo fázová, což značně usnadní měření složených impedancí, kde hlavně fázové využití můstku je s dosavadními nulovými indikátory značně zdlouhavé a nepřesné. -rn-

RESONANČNÍ KMITOČTOMĚR


Výklad podstaty a popis stavby přístroje k měření kmitočtu 100—60 000 kc/s

Dt P 621.317.76.

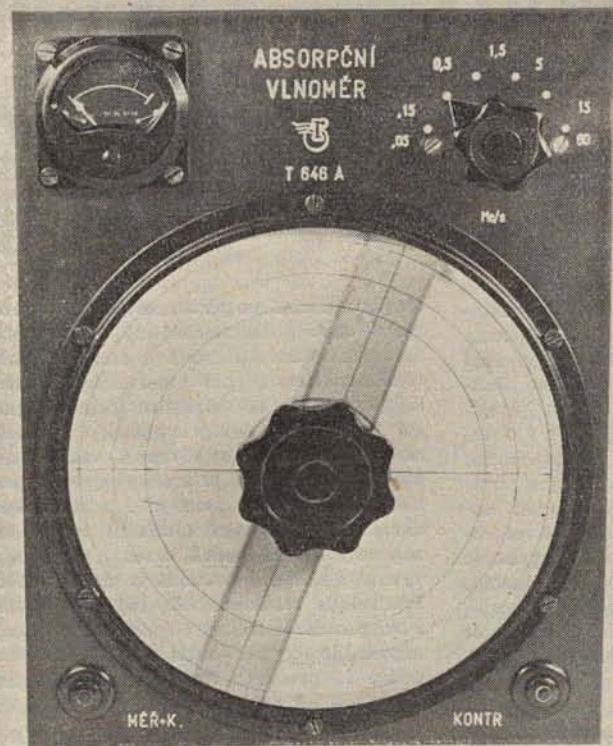

Čelní deska vlnoměru. Vlevo nahoru indikátor, vpravo prepinač rozsahů, dole ladící knoflík s celuloidovým ukazatelem, dole vlevo tlačítko pro měření, vpravo kontrola žhavicího proudu.

Obraz 1. Podstata resonančního vlnoměru

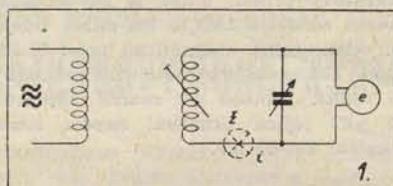

menších cívek a kondensátorů, po případě speciálních obvodů pro nejvyšší kmitočty (na př. motýlový obvod), pak lze jít i výše a nahrát jednoduchý, malý a snadno ovladatelný přístrojem jiné metody, na př. Lecherovy dráty (typ 1140 A General Radio 240—1200 Mc/s). Přesnost u přístrojů s mnoha rozsahy udávají výrobci až asi 0,5 %, častěji 1 až 3 % u přístrojů s hotovou stupnicí. Pro užší rozsah je však možné přesnost stupňovat ještě dosti podstatně.

Resonanci měrného obvodu můžeme indikovat buď přímo na měřeném zdroji, nebo až na měrném obvodu. Naladíme-li měrný obvod do resonance, tu odeberá i při velmi volné vazbě energii, a to se projeví poklesem vf. napětí generátoru. Tento pokles, měřený jednoduše na př. kontrolou proudu v mřížkovém nebo anodovém obvodu generátoru, může udat nastalou resonance. Podmínkou je, aby výkon generátoru nebyl příliš veliký proti spotřebě resonančního obvodu, abychom tedy mohli pokles energie zjistit. Při tom využíváme okolnosti, že měrný resonanční obvod pohltí či absorbuje část energie, a proto jmenujeme tento způsob indikace, resp. celý kmitočtoměr na této podstatě, *absorpční*.


Zpravidla však stojíme o to, aby nebylo třeba kontrolovat energii zdroje, abychom tedy mohli resonanci zjišťovat přímo na měrném obvodu. To se může dít několika způsoby. Při resonanci je proud mezi in-

dukčností a kapacitou velmi značný, takže u značných měřených energií můžeme do obvodu zařadit na př. malou žárovku (obraz 1), která při naladění do resonance svítí. Její odpor je ovšem poměrně značný a tlumí resonanční obvod; to zploštuje průběh resonanční křivky a čini měření méně přesný, stejně jako poměrně neostrý údaj maxima světlem žárovky. Proud můžeme kontrolovat i jinými způsoby, na př. thermoelektr. článek, žárovým ampérmetrem, bolometrem.

Výhodnější je použít k indikaci resonance měření napěti, které při resonance vznikne na svorkách kondensátoru měrného obvodu. K tomu lze zase v případě větší energie použít na př. doutnavky. Uvádí se, že je to způsob výhodný, vadí jen rozdílnost zápalného a zhášecího napětí, při větších kmitočtech zřetelně rušící. Pro zcela malé energie se lépe hodí indikace resonančního napětí buď vf. voltmetrem s detektorem nebo diodou, anebo voltmetrem elektronkovým. Zvláště poslední způsob dává možnost velmi citlivého měření, při němž na př. měrný obvod může být až několik dm vzdálen od obvodu měřeného, vzájemné působení je minimální a měrný obvod není tlumen, neboť elektronkový voltmetr snadno upravíme pro spotřebu prakticky nulovou. Avšak i obvod s detektorem a mikroampérmetrem může konat dobré služby, jak dokládá tovární přístroj, jehož schéma rovněž otiskujeme. — Pro samotný elektronkový voltmetr můžeme použít buď elektronky a miliampérmetru, ale také elektronkového ladícího indikátoru (viz RA č. 11/1941, str. 204), jehož větší citlivost je však vyvážena tím, že vyžaduje značnou provozní energii a obvykle napájení ze sítě, zatím co elektronkový voltmetr vystačí s několika málo bateriemi a voltmetr s detektorem nepotřebuje pomocných zdrojů vůbec.

Přesnost metody posoudíme podle vlastnosti resonančního obvodu. Předsta-

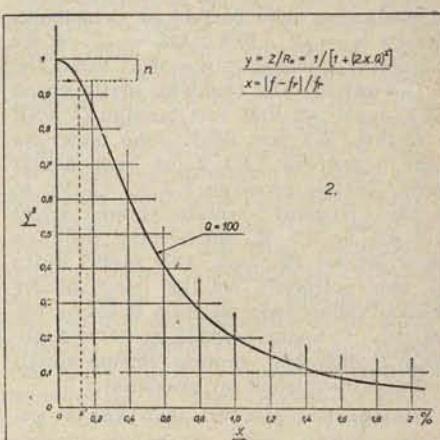Obraz 2. Závislost výkylky elekt. voltmetru s kvadratickou charakteristikou (y^2) na poměrném rozladění a odvození základních vztahů pro citlivost a přesnost resonančního vlnoměru.



víme-li si, že při volné vazbě se zdrojem je měrný obvod napájen prakticky konstantním proudem, je napětí na resonančním obvodu úměrné jeho impedanci Z , a ta je dána známým vzorcem (odvození viz Fyzikální základy radiotechniky, díl II, odstavec III, 11).

$$Z = \frac{R_0}{\sqrt{1 + 4Q^2x^2}} \quad (2)$$

V tomto vzorci značí R_0 resonanční odpor obvodu, který je dán vztahem

$$R_0 = \frac{L}{R_Z \cdot C_0} = \omega_0 L Q \quad (3)$$

kde L a C jsou indukčnost a kapacita obvodu, R_Z je seriový ztrátový odpor a Q je činitel jakosti, rovný $\omega_0 L / R_Z$. Hodnota x je poměrné rozladění a je rovna

$$x = \frac{f - f_0}{f_0} \quad (4)$$

f_0 a ω_0 jsou hodnoty pro rezonanci, f je kmitočet při rozladění mimo rezonanci.

Zajímá nás poměr výchylky při rozladění mimo rezonanci k výchylce maximální, při nastavení resonance, který je dán poměrem Z/R_0 . Protože oba dále uvedené způsoby indikace (detektor, el. voltmetr) rezonančního napěti dávají výchylku a měřicího přístroje velmi přibližně přímo úměrnou čtverci napěti, můžeme vzorec (2) upravit výhodněji:

$$\left(\frac{Z}{R_0} \right)^2 = \frac{a}{a_0} = y = \frac{1}{1 + (2xQ)^2} \quad (5)$$

Právě uvedený vzorec máme graficky znázorněn na obrázku 2, kde je polovina rezonanční křivky. Ta je souměrná, můžeme si tedy představit druhou polovici zrcadlového průběhu nalevo od osy y . Otáčíme-li ladícího kondensátorem měrného obvodu, tu napětí na obvodu roste od nuly až do maxima při rezonanci a poté opět klesá. Výchylka mikroampérmetru stoupá právě podle křivky na obrázku 2. Vidíme, že v okolí resonance je změna výchylky malá, neboť křivka tam má vrchol s tečnou rovnoběžnou s osou x . Přístroj naladíme tím přesněji.

1. čím ostřejí probíhá rezonanční křivka, t. j. čím menší ztráty, resp. čím větší činitel Q obvod má, a

2. čím jemnější rozdíly výchylky dovoluje mikroampérmetr zjistit.

Dejme tomu, že máme mikroampérmetr, který zřetelně ukáže ještě n -tý díl plné výchylky. Toto n může být — abychom měli nějakou představu — mezi 20 a 1000 podle jakosti přístroje; obvyklá hodnota bude na př. 100, t. j. ručička reaguje zřetelně na změnu proudu rovnou setině proudu pro plnou výchylku. Podle toho bude nejménší rozdíl mezi a i a_0 právě a_0/n a přísluš. hodnota y vyjde $(1 - 1/n)$. Pro hodnotu $(2xQ)^2$ velmi malé proti 1 lze pravou stranu vzorce (5) nahradit přibližně rovnou úpravou, kterou pišme hned ve spojení s právě uvedeným výrazem pro y :

$$y = 1 - 1/n = 1 - (2xQ)^2 \quad (6)$$

Z toho vyjde po snadné úpravě

$$x = \frac{1}{2Q\sqrt{n}} \quad (7)$$


Dosadíme nyní za n prve udanou běžnou hodnotu 100 a za Q rovněž 100; pak vyjde jako zjistitelné poměrné rozladění $x = 1/2000$, t. j. kmitočtoměr můžeme na-

stavovat s chybou menší než 0,05 %. Při tom nejsou zvolené hodnoty n ani Q mimofádně vysoké a nečinilo by potíž zajistit hodnoty ještě několikrát větší, takže by citlivost ještě podstatně stoupala. Okolnost, proč u této vlnoměru jen vzácně bývá udávána přesnost pod 1 %, souvisí s tím, že konstrukce běžně použitého ladícího kondensátora, stálost cívek a hlavně poměrně krátké stupnice přístrojů se širokým rozsahem dávají samy chybu odcetu podstatně větší. Je však možné pro zúžený rozsah a pečlivě navržené obvody sestří vlnoměr podstatně přesnější.

Zapojení kmitočtometru s indikací rezonančního napěti vf. voltmetrem s krystalovým detektorem udává připojené schéma 3A. Přístroj má pět rozsahů s přepínacími cívky pro rozsahy 0,15–0,5, 0,5–1,5, 1,5–5,0, 5–15 a 15–60 megacyklů. Cívku nejvyššího rozsahu tvoří jediná smyčka měděného drátu sily asi 3 mm, ostatní cívky jsou s železovým jádrem, dodáděným šroubkem. Přepínač je upraven tak, že při daném rozsahu spojuje na krátko cívku rozsahu nejbližše nižšího, neboť její vlastní kmitočet zpravidla spadá do rozsahu následujícího a působil by tu „diru“ v citlivosti. Obvod je laděn běžným radiovým kondensátorem o kapacitě asi 500 pF a jednoduchou stupnicí. Aby obvod s detektorem a mikroampérmetrem netlumil rezonanční obvod příliš, je tu prostý dělič napěti z kondensátorů a na větší z nich (t. j. na menší napěti) je připojen obvod s detektorem, vf. tlumivkou, která doplňuje cestu stejnosměrnému proudu detektorem a mikroampérmetrem. Zapojení je již na pohled velmi jednoduché a odběr energie z rezonančního obvodu tak malý, že bychom očekávali velmi malou citlivost. Měli jsme však přiležitost přístroj vyzkoušet a ukázalo se, že na př. na oscilátor superhetu, ovšem bez stiniceho krytu, reaguje mikroampérmetr zřetelnou výchylkou na vzdálenost asi 15 cm, a to i na rozsahu krátkých vln. Citlivost přístroje ovšem poněkud klesá při uzavírání ladícího kondensátoru, vždy však stačí k spolehlivému zjištění resonance. Pečlivým nastavením detektoru, jež je jedinou nepříjemností u této úpravy, lze vždy citlivost značně zvětšit.

Přístroj, který ukazuje naše snímky, vznikl jako obdoba právě uvedeného, ze záměru dosáhnout větší citlivosti indikace a odstranit nastavování detektoru. K rezonančnímu obvodu je připojen elektronkový voltmetr v zapojení jako anodový detektor s malým anodovým napětím, právě jen takovým, aby při signálu protékal použitým měřicím přístrojem přibližně plný proud. Naladíme měrný obvod do resonance, tu anodový proud stoupne účinkem kladných půlvln vf. signálu a největší výchylka nastane při největším napěti, tedy zase při resonance. Ladící obvod není vůbec zatížen, citlivost vlnoměru udává tedy jen činitel jakosti rezonančního obvodu, což je velká výhoda proti přístroji s detektorem.

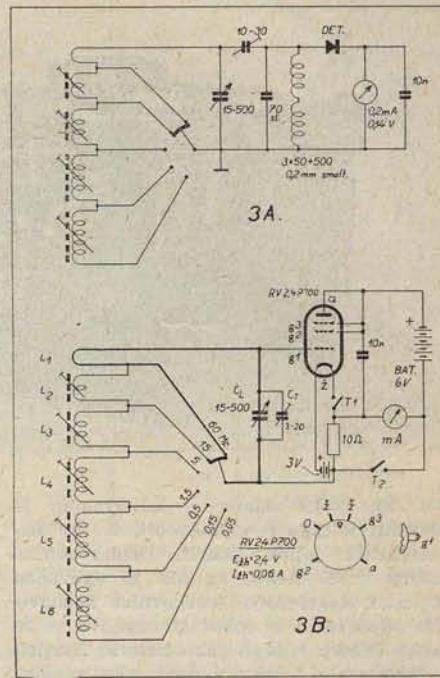Ladící obvod je zapojen i upraven podobně jako u přístroje s detektorem (obraz 3B) má však celkem šest rozsahů a měří kmitočty od 50 do 60 000 kc/s, t. j. vlnovou délku od 6000 do 5 m. Cívku nejkratšího rozsahu je smyčka měděného drátu sily 2 až 4 mm, ostatní jsou prosté cívky na trotilulových nebo keramických




Obraz 3A. Zapojení a hodnoty rezonančního kmitočtometru s krystal. detektorem a mikroampérmetrem jako indikátorem. — Obraz 3B. Resonanční kmitočtometr s indikací elektronkovým voltmetrem na podstatně anodového detektoru s kvadratickou charakteristikou. Hodnoty součástí jsou vepsány do schématu.

komárových kostrách, a jsou spojeny v sérii. Jsou sestaveny a zapojeny tak, aby se napěti, které do nich indukuje vf. pole, sčítala. To značí, že postupujeme-li na př. od horního konce všech cívek, musíme obihat stále v témž smyslu. Na to pozor při zapojování. Cívky jsou přivázané a přilepeny k nosné desce pertinaxové s růžemi železová jádra. Ta jsou tu nejenom pro cennou možnost dodádění, nýbrž i jako prostředek ke zvětšení vazby v slabém poli, které vssávají do dutin cívek; to jsme jasně shledali při zkoušení. Přívody musíme uložit tak, aby neměly zbytečnou kapacitu a aby nemohly podstatně měnit svou vazebnou polohu, což by mělo za následek rozladování a znehodnocování by se cejchování. Také zde je spojena nakrátko cívka rozsahu vyššího než je ten, který jsme nastavili. Provědli jsme to natočením kartáče otočného přepínače vůči rohatce a západce tak, aby spojoval nakrátko dva sousední dotyky, jak je to zřetelně vyznačeno ve schématu.

Ladící kondensátor je dobrý vzduchový typ, s kalitou isolaci (KHS), o plné kapacitě 500 pF. Pokusili jsme se použít vzduchového frézovaného, který se z výrobské výrobky ryti vyrábí, jeho kapacita (větší typ) je však jen 280 pF, a s tou se nepodařilo překrýt rozsah 1:3, kdežto dva kondensátory, spojené paralelně, byly by se nevesly do zamýšlených rozsahů. Stupnicí je jednoduchý knoflík s celuloidovým ukazatelem a ryskou a papírový kotouč zkusuje cejchovaný, chráněný tenkým listem průhledného celuloidu a ochranným rámečkem.

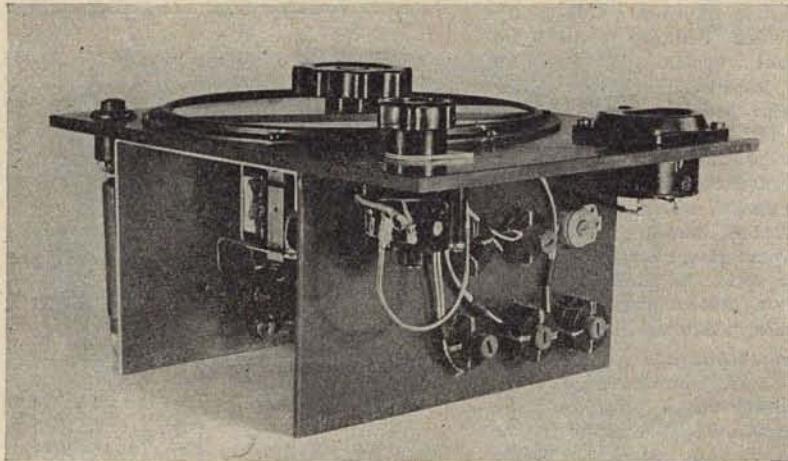Zbytek kostry je z hliníkového plechu s tloušťkou 2 mm, který je připevněn k pertinaxové čelní desce, na jedné straně má připevněnou zmíněnou pertinaxovou desku s cívky, která nemůže být kovová, ne-



boť by cívky stinila, i kdybychom je upevnili v takové vzdálenosti, že by nezhoršovala jejich jakost. Druhá strana kostry tvoří stěnu, na níž je upevněna objímka elektronky, svorkovnice s žhavicím odporem a s druhé strany dva ve've se suché články v serii jako baterie žhavici, a čtyři malé články v serii jako anodka s napětím 6 V, které úplně postačí. Indikátorem byl v našem případě mikroampérmetr s rozsahem 0,05 mA, tedy velmi citlivý, zkoušeli jsme však přístroj s DUs 1 o základním rozsahu 1 mA, který dával také použitelné výsledky a může být ovšem připojen mimo přístroj, volnými přívody, nebo třeba odnímatelně. Vhodným přístrojem, který jsme v té době neměli po ruce, ale který je na trhu dosti hojný, byl by miliampérmetr s rozsahem 0,2 mA s kopinatou ručkou a třeba bez stupnice, jak právě jsou různé indikátory z vojenských přístrojů.


Zapojení indikátorové části udává schema 3B. Protože jsme použili jako elektronky RV2,4P700, bylo nutné zařadit do přívodu žhavicího vlákna pevný odpor 10 ohmů, navinutý z odporového drátu na pertinaxovou destičku, který srazí napětí na potřebné 2,4 V. Při pokusech se ukázalo, že elektronka pracuje ještě při napětí polovičním. Úbytku na zmíněném odporu využíváme jako záporného předpěti pro anodový detektor, a to bohatě postačí, uvážíme-li, že průnik elektronky, již máme zapojenu jako triodu, čini zhruba 5 %, a tedy zápornému napětí na říd. mřížce, rovněmu 5% anodovému napětí, již emisní proud téměř zaniká. To je v našem případě předstízeno, protože anodové napětí je 6 V a předpětí proti středu vlákna je -1,8 voltu. Připomeňme, že je důležité zapojit spínací tlačítko v obvodu žhavení tam, kde je naznačeno v 3B, protože v druhém půlu působí ztrátu záporného předpěti při vypnutí a tím, dokud je ještě vlákno žhavé, prudké stoupení proudu anodového, které miliampérmetr nelibě nese a reaguje na ně zbytečným škubnutím ručky.

Mikroampérmetr je zařazen v anodovém obvodu, při čemž se nedejte mylit tím, že je to za záporným polem anodky. To má tu přednost, že jediným dalším tlačítkem můžeme kontrolovat žhavicí proud a tím nepřímo žhavicí napětí, resp. stav vestavěné žhavicí baterie. Protože elektronku zažhavujeme jen při měření a máme tu tlačítko místo vypínače, který bychom mohli snadno zapomenout v zapnu-

Vlevo pohled se strany cívky ukazuje jediný závit pro nejkratší rozsah a dále ostatní cívky; poslední dvě s dvojitou kostrou. Vpravo uspořádání součástí v kostře; uprostřed lad. kondenzátor a elektronka, dole upevnění baterií.

Cívky: L1 - 1 závit měď drátu ϕ 2–4 mm, rozměry podle náčtu kostry. — L2 - 11 závit drátu 0,6 mm na kostře ϕ 10 mm, ve žlábcích po 3 a 2 záv. — L3 - 30 závit, 0,6 mm na téže kostře jako L2 - L6. — L4 90 závit, vf. kablišku 20×0,05 mm. — L5 - 370 závit, vf. kablišku 5×0,07 milimetru, dvojitá žlábková kostra. — L6 - 1040 závit, 0,06 mm dvojitá žlábková kostra.

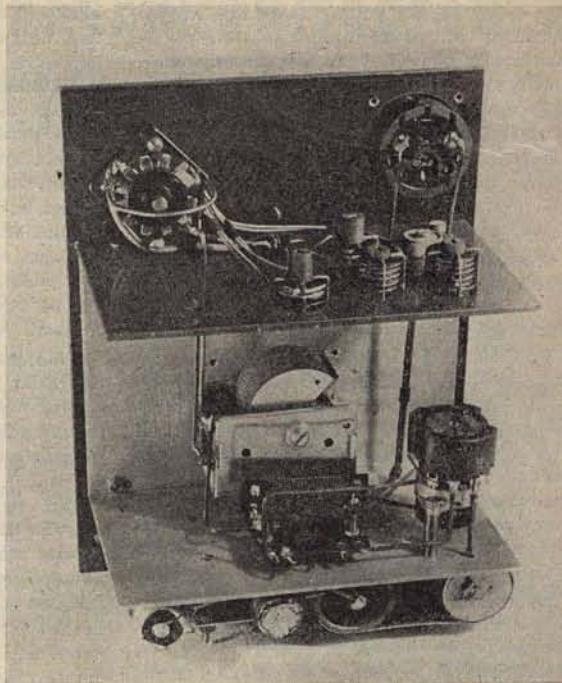tém stavu, vydrží baterie velmi dlouho. To platí tím spíše o anodce, z níž odebíráme v krátkých okamžicích chodu jenom asi 0,05 mA až 0,2 mA, podle rozsahu použitého měřidla. Proto jsme baterie připájeli k ohebným přívodům a zaručili tak spolehlivé a trvalé spojení. Baterie samy však snadno vyjmeme a na-




hradíme novými. Pro spojování platí všeobecně tytéž zásady jako pro každý měřicí přístroj, tím spíše, že zde máme jen několik spojů a součástek, a dostatek místa.

Cejchování. Na rozdíl od přístroje s detektorem, který reaguje jen na dosť silné, nejlépe přímé pole oscilujícího rezonančního obvodu, spokojí se tento s polem podstatně slabším, takže stačí na př. upravit několik závitů silného drátu a zapojit je paralelně na v. napětí asi 0,1 V, tedy na př. na výstup běžného pomocného vysílače, a tuto cívku přiblížit asi na 5 cm k cívкам kmitočtoměru, aby přístroj dával zřetelné a citlivé výchylky. To je nesporná výhoda, protože pomocný vysílač je ve většině dílen, kde podobný vlnoměr bude vznikat, běžnou součástí. Na přesnost p. v. se ovšem nespoléhaje.

Obraz 4.
Náčrt úpravy rezonančního kmitočtoměru s hlavními podrobnostmi.

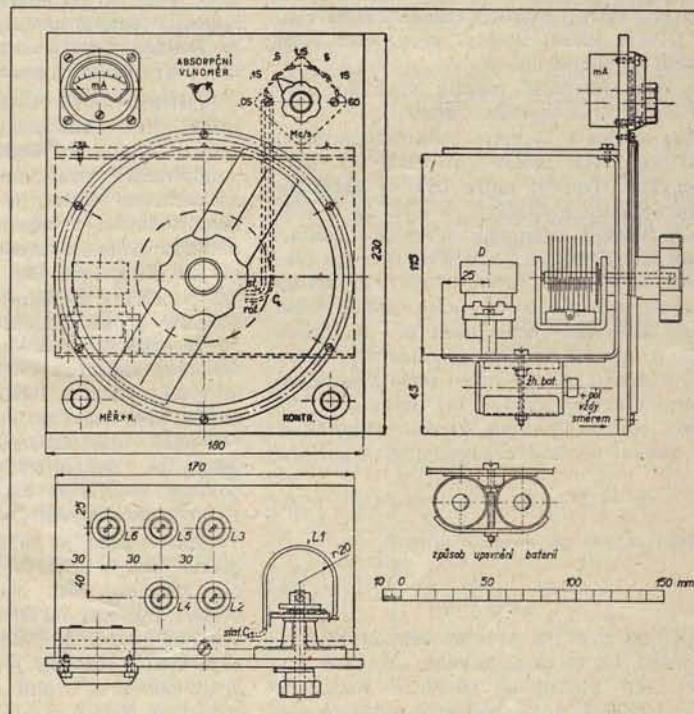Schema, obraz 3 a tento plánek ve skutečné velikosti lze koupit za Kčs 18,—
v red. t. l.



vždy kontrolujeme kmitočet tím, že jej zahytíme na přijimači a porovnáme s kmitočtem blízkého rozhlasového vysílače. To jde, jak je známo, velmi dobře podle interferenčního hvizdu. Zvláště snadná je práce z krystalovým multivibrátorem s kmitočty, odstupňovanými po 10, 100 a 1000 kc/s, jaký jsme na př. popsali v RA č. 12/1940, str. 276 a č. 1/1942, str. 6. Počty závitů cívek jsou uvedeny pod schématem, a jsou vyzkoušeny, takže s doložovacím účinkem šroubových jader vyhoví pro udané rozsahy.

Použití tohoto kmitočtometru je velmi rozmanité. V radiotechnické dílně se dobré hodí ke kontrole kmitočtu pomocného vysílače, kde rozezná — ovšem podstatně slaběji — i vysílaní harmonických. U superhetu s jeho pomocí snadno zjistíme (na vzdálenost 20 až 30 cm od nestiněné cívky), zda pracuje oscilátor a zda má správný kmitočet. Při troše cívku můžeme posuzovat i amplitudu oscilací. Amatér-vysílač má v něm jednoduchý kontrolní přístroj pro svou práci, vhodný zejména nejvyšší rozsazích. Prozradí také nežádané „divoké“ kmity, nadbytek harmonických a upravíme-li jej vhodně, dosáheme postačující přesnosti i pro běžnou kontrolu kmitočtu vysílače. Všude mnohonásobně předěl běžný vlnoměr absorpní. V průmyslu se hodí ke kontrole chodu indukčních pecí, v lékařství ke kontrole a cejchování diathermických a supersonických přístrojů atd. Upravíme-li na čelní stěně skřínky pevnou vazební cívku, můžeme kmitočtoměrem kontrolovat i účinnost venkovní antény odcetem výchylky přístroje při vyladění místní stanice. Četná další použití může majiteli tohoto přístroje najít denní praxe, zejména v budoucnu, kdy ve větší míře začneme používat vln podstatně kratší, než na jaké jsme dosud zvykli. Není proto nadšákou, označíme-li tento resonanční kmitočtoměr za doplněk laboratoře o to hodnotnější, že je prostý, snadno kontrolovatelný a tedy spolehlivý, a při tom velmi levný. Ing. M. Pacák.

Linkové vodiče pro ukv.

American Phenolic Corporation nabízí pro ukv. 75, 150 a 300 ohmové linky (tefry) z dokořádného průhledného isolantu polyethylenu. Linka má tvar pásku, do kterého jsou z obou stran zalisovány ohebné měděné vodiče. Tím je zaručena přesná vzdálenost vodičů, stálá a neproměnná impedance a velmi malé ztráty (3,3 dB na 100 m při 40 Mc/s). National Company vyuvinula pro amatéry železové (!) cívky pro pásmo 37–200 Mc/s. Cívky mají dodávání jádrem, stříbrné (stříkané) vodiče a mohou se přímo přisroubovat i na kovovou kostru.


-rn-

FOTOELEKTRICKÉ ČLÁNKY, které vybudi přímo koncovou pentodu s velkou strmostí, uvedla na trh firma RCA. Články mají vestavěný mnohonásobný násobič elektronů se zesílením až dva miliony. Nejsou větší než běžné v pentodu a mají obyčejný oktaový spodek. Nejvyšší potřebné provozní napětí je 300 V.

(Waves and Electrons, May 1946.) -rn-

ZRETELNĚJŠÍ OBRÁZKY na malých obrazovkách získáte, umístíte-li před stínítko obyčejnou lupu stejného průměru jako stínítko. Hodi se také plosko-vypuklá čočka z kondensoru. Toto je rada autorů kalifornského „The Radio Amateurs Handbook 1946“.

-rn-

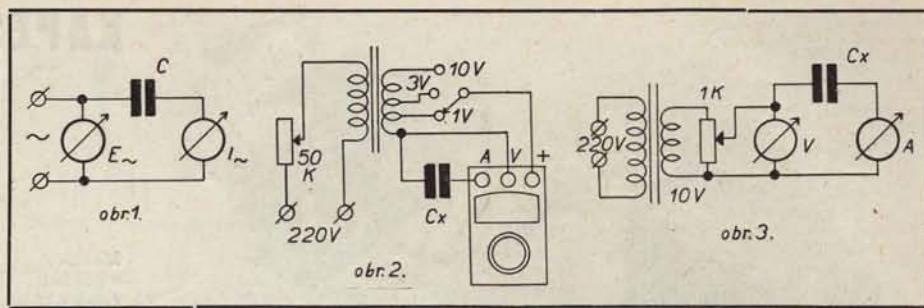

VOLTAMPÉRMETER AKO MERAČ KAPACIT

Kondensátor kladie striedavemu prúdu určitý jalový odpor, ktorého hodnotu možno určiť vzorcom


$$R = 1/\omega C,$$

kde ω značí kruhovú frekvenciu a C kapacitu vo faradoch.

$$\omega = 2\pi f \quad (= 314),$$

f = frekvencia striedavého prúdu (technický prúd má 50 kmitot).

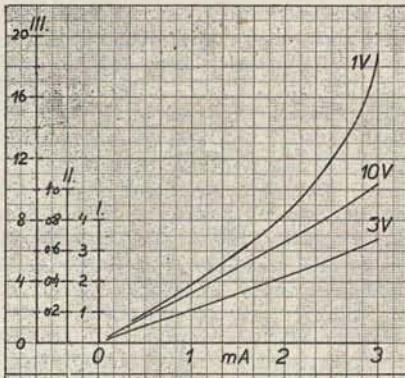Je tedy možné tento odpor predpokladať a ako taký ho aj roznými zpôsobmi merať. Jednoduché zistenie odporu neznámeho



kondensátora dosiahneme meraním prúdu, prechádzajúceho kondensátorom pri súčinnosti známeho napnutia.

K takému účelu hodia sa známe univerzálné meracie prístroje ako mavomety, DuS a pod. V našom pripade užity bol multavi II a za zdroj napnutia svetelná sieť. K cejchovaniu boli vziať kondensátorové normálky 0,1 až 1,0 μF a pri väčších rozsazoch kvalitné papierové bloky, ktorých presné kapacity boli napred kontrolované môstkovým kapacitometrom.* V snahe meraný kondensátor zaťažovať čo najmenším prúdom použitý bol najnižší rozsah prístroja, t. j. do 0,003 A (3 mA). Tým aj pomocný transformátor nevyžadoval veľkých rozmerov. Zapojenie úpravy ukazujú obr. 2 a 3.

Pri meraní je najprv presne nastavené pomocné napnutie a to v prípade obr. 2 seriovým regulátorom (potenciometrom 50 000 ohmov) na strane primárnej sieťového transformátora alebo ako ukazuje obr. 3, potenciometrom (1000 ohmov) na strane sekundárnej. Zatým meríme striedavý prúd, ktorý tečie okruhom kondensátora. Prístroj multavi umožňuje rýchlu zmenu merania jednoduchým prepnutím prepínača rozsahov, čím je práca velmi snadná. U druhých prístrojov musia sa po nastavení napnutia tieto preložiť do prúdového okruhu.

Naznačené cejchovné krvíky obr. 4. sú pre vyše uvedený prístroj a ich rozsahy rozdelené podľa napnutia transformátora.

II. 10 voltov od 0,02 do 0,96 μF

I. 3 .. od 0,35 do 3,3 μF

III. 1 .. od 1,0 do 19,4 μF

Vyšším napnutím je samozrejme možné merať aj nižšie hodnoty kondensátorov.

Elektrolyty dajú sa popísaným zpôsobom tiež merat, je však treba dbať, aby ich formovacie napnutie nebolo nikdy nižšie ako napnutie pomocného transformátora. V našom pripade platí to o elektrolytoch nízkovoltových. Inakšie hrozí nebezpečie ich prerazenia.

Chyby v dielektriku alebo meranie prezených kondensátorov viedlo by k omylem, alebo k poškodeniu prístroja veľkým prúdom, je preto účelné previesť pred meraním predbežnú zkúšku „na zkrat“ pomocou stejnosmerného prúdu a neonky, ktorý zpôsob je každému pracovníkovi iste známy.

Presnosť merania daná je stabilitou pomocného napnutia (kolísanie siete) a kvalitou dielektrika meraného kondensátora (svodový odpor). Pri mnohých meracích zkúškach boli zistené len malé odchylinky od udaných hodnot výrobcovi kondensátorov a nikdy nepresahovaly 10 %. Tým sa radí popísaný zpôsob do radu praktických meraní v rámci potrieb amatéra i profesionálneho praktika.

J. L.

* Je také možné kapacitu a cejchovní krvíku vypočítať: použijeme-li k měření napětí E , zjistíme-li proud I , je

$$1/\omega C = E/I \text{ a odtud}$$

$C = I/\omega E$ ve faradech, voltech a ampérech, nebo

$$C = 3,19 \cdot I/E \text{ v mikrofaradech, miliamperech a voltech pro síť o } 50 \text{ c/s.}$$


Tyto vzorce platí přesně jen pokud jsou ostatní odpory obvodu, vesměs ohmické, lze zanedbat proti $1/\omega C$. Tak tomu v uvedeném zapojení zřejmě nebylo při rozsahu III, kdy jalový odpor kondensátora 20 μF je asi 160 Ω , kdežto odpor miliampermétru bývá 1000 Ω a také regulační odpor má značnou hodnotu. Proto je cejchovní krvíka prohnutá, ač podle uvedeného vzorce měla by být přímá. Bylo by ovšem poměrně snadné respektovat při výpočtu i vliv těchto fázově odchylných odporů, pro technickou praxi je však cejchování způsobem snazším a rychlejším.

— Výhodou popsaného způsobu je spíše jednoduchost poměřek než přesnost; leč kdežto na montáži lze si vypomoci na př. žhavením napětím, a univ. voltmetr máme zpravidla s sebou. — Viz též podobný způsob v článku Ohmmetr na střídavý proud, č. 1/1943.

Dodatek redakce.

KAPESNÍ JEDNOLAMPOVKA

pro všechny vlny

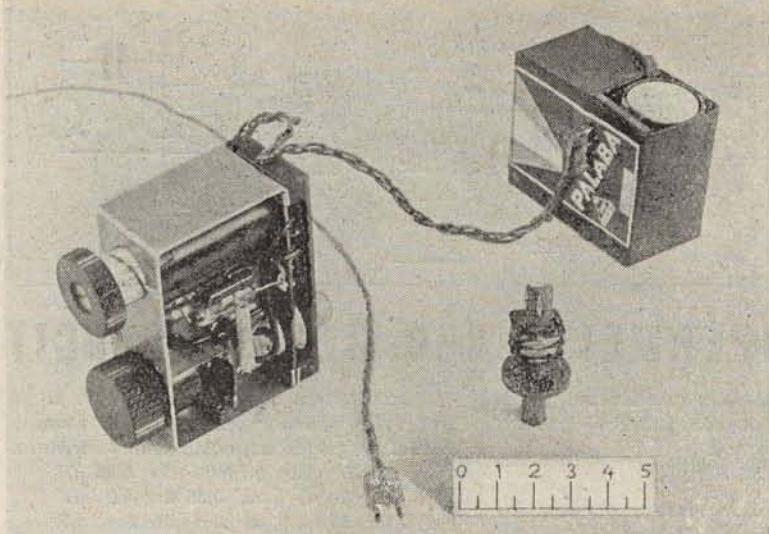

Ti z přátele tohoto listu, kteří se nemohou obejít bez poslechu ani na jediném kroku svého pozemského putování, mohou si takto sestrojit — buď přesně, nebo po přizpůsobení svým možnostem — přístroj, který se s potřebnými bateriemi vejde pohodlně do jediné kapsy oděvu. Při tom zachytí i na pouhou antenovou náhražku anebo na uzemnění nejenom místní vysílače do vzdálenosti hodně přes sto kilometrů, nýbrž na krátkých vlnách i všecky dobře slyšitelné stanice světové. Na rozdíl od podobných přístrojů, které byly dosud sestavovány s jediným rozsahem a ještě k tomu s nevalným pertinaxovým ladicím kondensátorem, má tato jednolampovka výmenné cívky, které si můžeme upravit pro libovolný rozsah od 10 metrů vlnové délky výše, a má také vzduchový ladicí kondensátor, který teprve dává i malým přijimačům potřebnou citlivost. Schema doloží na první pohled, že ke stavbě není zapotřebí vynikajících konstruktérských znalostí, zato je nezbytné, aby „pachatel“ dobré ovládal práci mechanickou, které je tu podstatně více než obvykle. Soudíme-li však podle výtvorů, kterými se čtenáři Radioamatéra občas právem honosí i v naší redakci, jsou právě tyto znalosti spolu s důvtipem a trpělivostí poměrně značně rozšířeny; rozdělují jsou méně vzácně než spolehlivá

znalost obvodů R—L—C a podobné neoblibené „theorie“.

Stavět miniaturní přijimač je rozhodně obtížnější než složit korsářskou škutu do láhve po benediktince. Kdo by neuhodl hlavní příčinu? Bez některých součástek se přijimač prostě neobejdě, a právě ty jsou poměrně veliké. Na prvním místě jsou to elektronky, neboť dosud nemůžeme těžit z litilipánských lampiček pro *radio proximity fuse*, které se vejdou tři do malíku rukavice a kterých už dnes využívají kutilové američtí. Na elektronkách však obtíže nepřestávají: kde získat dostatečně malý a přece dobrý ladicí kondensátor, žhavici reostat a nakonec baterie? Pokusili jsme se překonat všechny tyto nemalé překážky a podařilo se to s úspěchem, který dokládají na první pohled snímky, tentokrát s kouskem centimetrového měřítka, aby odhad rozměrů byl snazší. Povíme o tom předem několik slov.



Náš boj o milimetry se tedy začal hledáním vhodné elektronky. Výběr nás vedl samozřejmě k vojenským typům, kterých dosud plně nevyužíváme, a rozholí jsme se pro dosti vzácnou, ale přece dostup-


Pohledy s obou stran do otevřené konstrukce dovolují posoudit rozložení součástek a využití prostoru.

nou RL1P2. Je to asi tolik, jako DL21, žhavici napěti 1,2 voltu a proud 0,05 ampéru, banička rozměrů sotva 15×30 mm, a velmi dobré vlastnosti. Velikou bakelitovou patku s postranními dotyky, která daleko přesahovala šířku našeho zamýšleného přístrojku, jsme prostě odstranili a ponechali jen samotnou skleněnou baňku s drátkovými vývody, na něž jsme příslušné spoje přímo připájeli. Odstranění patky není tak těžké, jak se na první pohled zdá: na opačné straně, než je dno elektronky, je patka uzavřena vmačknutým mezikružím z tenkého pertinaxu. To snadno vydložíte, opatrně vyškrabete křehký tmel, jímž je elektronka do baňky zalita, odlámete klíštkami okraj bakelitové patky, při čemž zalisované dotykové kolíčky uvolníte, a nakonec, když už zbyly jen ony, je snadno nahřátím pájkou oddělite. Tak zbude samotná elektronka, která má už rozumnější rozměry než dokud měla patku. Tuto operaci můžeme provést i s kteroukoli jinou elektronkou této úpravy, na př. s RV2,4P700 anebo RL2,4P..., kterých v nedostatku doporučovaného druhu můžete také použít s tou jedinou nevýhodou, že potřebují žhavení 2,4 V a budete mít proto místo jediného žhavicího článku dva.

Jak si vypomoci s otočným ladicím kondenzátorem, který měl být vzduchový, aby vůbec bylo lze ladit na krátkých vlnách? Jedním řešením, které se nám podařilo najít, byl velký doladovač kondenzátor Philips typu 7855, šroubovací vzduchový trimr o kapacitě 15 až 170 pikofaradů. Není to rekordní ukázka malých rozměrů a má tu nevýhodu, že vzájemná poloha rotoru vůči statoru není závitem v bakelitové kostře jednoznačně určena, takže jej musíme vždycky zatlačovat dovnitř, když ladíme některou stanici na krátkých vlnách. S rozměry se však musíme smířit, protože menší nemáme, a obtíže ladění překonáme dosti snadno cvikem a trohou trpělivosti.

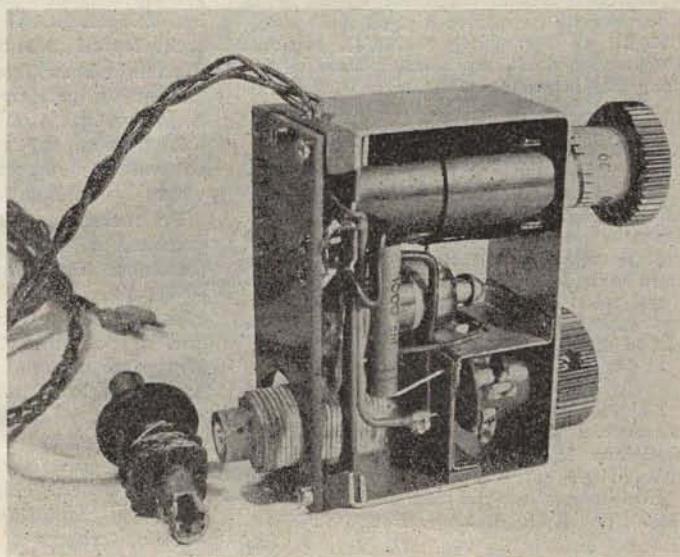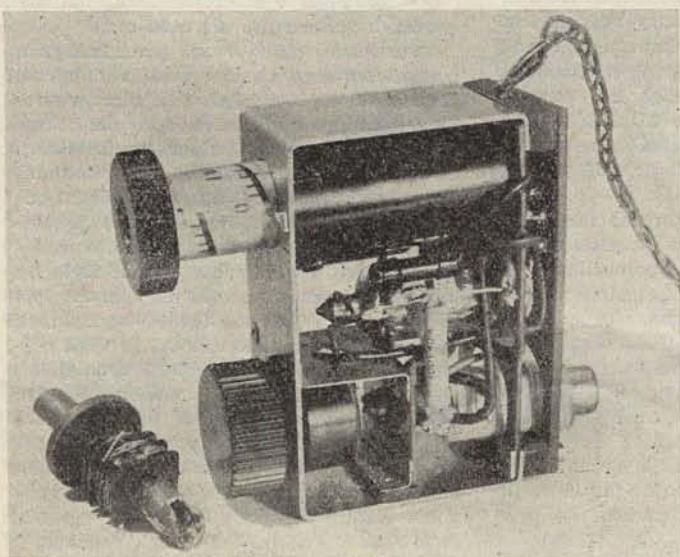Kondenzátor pro zpětnou vazbu nepotřebujeme, nahradili jsme jej vazbou pevnou a řízením zisku elektronky změnou



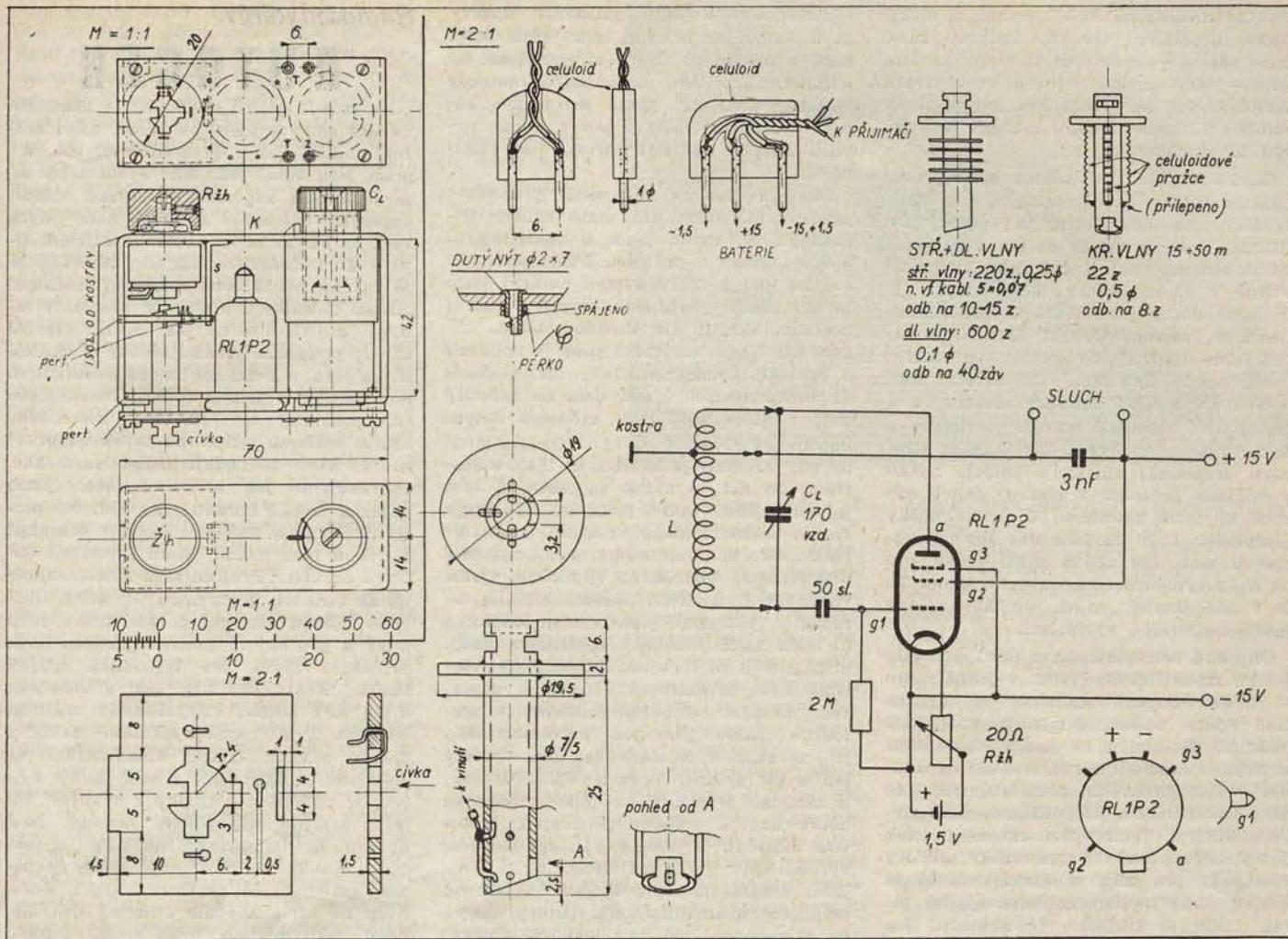

žhavení. K tomu ovšem potřebujeme malý žhavící reostat, a ten jsme získali z malého odbzučovače značky Elgesit, který snad někde vypátráte ve vojenských přístrojích. Ovinuli jsme jej znovu odporovým drátem silnějším, protože původní odpor 50 ohmů byl zbytečně velký a ztěžoval nastavení. Vhodná hodnota odporu je 20 ohmů. Nepodaří-li se nám získat odporový drát, klidně vezměte měděný, sily asi 0,1 až 0,12 mm, jehož musíte navinout 10 až 15 m. V nouzi není ani pro nižší kastu radioamatérskou příliš obtížným úkolem vyrobit celý drobný reostat samostatně, nejlépe podle nějakého velkého vzoru z dřívějších dob, a snadno nás můžete překonat dosazením rozměrů pod 1 cm.

U cívek nebyla otázka rozměrů tak obtížná jako u předchozích součástí protože snadno vyrobíme výměnnou cívku průměru do jednoho centimetru a délky asi 25 mm. Výkres ukazuje, jak jsme to provedli my a potvrdilo se, že i tyto malé rozměry dobré výhovují. Podstatně obtížnější se jevíla otázka baterií. Nejraději voliváme normovaný typ baterie kapesní, který je dnes běžný po celém světě. V našem případě by to však znamenalo připojit k trpasličímu přijímači olbřímí anodku, a to se nám nechcelo, zvláště dokud jsme nevěděli, zda se použitá elektronika spokojí s „válečným omezením“ v případě enodového napětí, totíž s 20 voltů. Tato otázka byla při první zkoušce uspokojivě zodpověděna když naše RL1P2

Sestavení a pohledy shora, zdola a ze strany; dole destička (objímka) cívky a detail její úpravy; vedle schema s hodnotami; nahoru drobné zástrčky, úprava a hodnoty cívek.

pracovala stejně dobře se 70 volty na snodě jato s pouhými 15, avšak dokud jsme to ještě nevěděli, uvítali jsme jako spásu s nebes malé sloupy pro nové „dámské“ svítílny, o průměru 14 mm a délce 48 mm. Chystali jsme se z nich se stavat anodku, která by se svými rozdíly alespoň rádově rovnala našemu přístroji. Zatím co jsme bolestně dumali, že těch milimetrů a gramů bude přece jen nepoměrně mnoho vzhledem k požadované energii a našim zámérům, zastrhla nás návštěva inž. J. K., který si po vyslechnutí našich strastí zaznamenal několik čísel. Za týden nám došlo ze Slánského malé nic, totiž kombinovaná baterie žhavicí s napětím 1,5 V a kapacitou 2 ampérhodiny (40 hodin provozu s naší elektronkou) a anodka 18 V o kapacitě 0,7 ampérhodiny, t. j. při spotřebě 2 mA 350 provozních hodin, a to všechno s rozdíly $5 \times 6 \times 3$ cm a vahou 119 gramů. A my pošetili donedávna věřili, že takové věci dokáže jen Burgess nebo Eveready! Žhavicí baterie je v krabičce volná a protože se dříve vyčerpá než anódka, dá se vymout a nahradit jedním článkem ze středně velkého typu tak zv. kulatých svítilek.

Několik odporů a kondensátorů, které jsme pro přístroj potřebovali, nečinilo umisťování potíží a všechny se dobře ve-

šly do mezer, tvořených oblou elektronkou, ladícím kondensátorem a cívkou. Zato nás zklamala sluchátka. Pro naše krystalová je výkon jediné elektronky při malém napětí na anodě přece jen malý a tak nezbýlo než zkoušet přístroj se sluchátky obvyklými, které ovšem rozměry a vahou předstihují přijimač nejméně o pět koňských dělek. To je však jen prozatím, protože ani toto vítězství si nedáme ujít.

V zapojení, které vidíte na připojeném schematu, není opravdu jediná součástka zbytečná. Volili jsme takovou úpravu, aby součátek bylo málo, cívka jednoduchá a výkon pokud možná vyhověl i na krátkých vlnách. Ladící obvod je zařazen mezi anodu a mřížku elektronky, anodová obbočka je zároveň uzemněním a anoda je spojena s antenou. V mřížkovém obvodu je obvyklý kondensátor a svod na kladný pól vlákna, střední vývod cívky je zaveden na sluchátko, blokovaná kondensátorem 3000 pF, který je nezbytný. Žhavicím reostatem uvádíme přístroj do chodu (v krajní levé poloze je přerušen žhavicí obvod) a řídíme zisk pro ovládání zpětné vazby. Ladící kondensátor má sice kapacitu skoro třikrát menší než obvykle, přece však stačí překrýt s udaným počtem závitů rozsah od 1200 do 600 kc/s na vlnách středních, a od 17 do 6 megacyklů na krátkých, takže s dvěma cívками obsahneme nejdůležitější rozhlasové rozsahy, další dvě stačí vyplnit prakticky úplně rozsah až do 2000 m. Kdo po-

třebuje rozsahy odlišné, navrhne si cívky podle uvedených tak, že kolikrát žádá meze pásmo — vyjádřené ve vlnových délkách — větší (menší), tolikrát více (méně) závitů cívka bude mít. Při tom v témž poměru měníme i polohu odbičky pro vývod ke sluchátkům.

Obrázky, jimiž dokládáme svou práci, ukazují celkem jasně, jak jsme přístroj vyrobili. Základem kostry je plechový pás (hliník, mosaz), ohnutý do tvaru U, jehož volná ramena spojují dvě destičky pertinaxu. V rámci, který takto vznikl, je u jedné nožky plechového U ladici kondensátor, sevřený spodní částí U a zapuštěním osazen do otvoru ve vnitřní pertinaxové destičce. Uprostřed sedí v otvírku vnitřní destičky elektronka a její ploché skleněné dno je přitiskeno a zakryto destičkou horní, která má po stranách drobounké zdírky z dutých nýtek o vnějším průměru 2 mm. O jejich výrobě se ještě zmínime. U druhé nožky plechového U je na jeho dně žhavici reostat a nad ním zbývá dosti místa pro objímku výmenné cívky a cívku samu. To je z celé stavby jediná věc, kde výkres potřebuje krátké vysvětlení.

Objímku tvoří destička z pertinaxu sily 1 mm, zapuštěná do výřezu v jedné nožce U, o kterém pojďme mluvit, a na druhém konci, vedle elektronky, podepřená páskem, připájeným ke dnu plechové části kostry. Uprostřed má tato destička kruhový otvor takového průměru, aby do něho šla trubička, již použijeme jako cívkové kostry. Tento otvurek není však úplný, nýbrž má 3 mm široký kličkový výstupek, pro nějž v konci trubičkové kostry cívky vyřízneme odpovídající zářez, takže se trubička dá zasunout jen jedním způsobem. Aby bylo usnadněno hledání správné polohy, je konec trubičky seříznut šikmo, takže při zasouvání má sklon právě k onomu zářezu, a ten pak snáze naběhne na výstupek v otvoru destičky.

Ta má na třech stranách dotyková pérka z tenkého a pružného mosazného plechu, velmi jednoduchým způsobem upevněná v zářezech destičky. Na jejich volné konce připájíme přívody. Trubičková kostra má na odpovídajících místech obvodu zavlečenou kousky holého měděného drátu sily asi 0,8 mm, které tvoří protějšek dotyků, a na ně zase na hotové cívce připájíme konce, resp. odbičku vinutí. Je lhostejně, jak si rozdělíme umístění vývodů, musí být ovšem na cívkah všech rozsahu stejně rozděleny. Aby cívka v přístroji dobře seděla, má na horním konci kotouček z pertinaxu, který volně vejde do příslušného otvoru v horní kryci pertinaxové destičce kostry. Abychom cívku snáze vytáhli, je trubička na dvou protilehlých místech hořejšího konce proříznuta. Pro cívku středních vln navlékeme na ni těsně pět pertinaxových nebo celuloidových kroužků a zalepíme je asi 2 mm od sebe, mezi ně pak vineme. Pro vlny krátké nalepíme na trubičku rovnoběžně s osou čtyři pražce z celuloidu, po případě se záfezy pro vinutí, a přes ně vineme. Celé vinutí od anody k mřížce je v témž smyslu, jen odbičku na něm vyvedeme. To platí zase pro všechny rozsahy. Cívky pro vlny pod 200 m vineme ze smaltovaného drátu měděného, cívky pro střední vlny nejlépe z vysoko-

frekvenčního kablišku jakékoli úpravy mezi $5 \times 0,07$ až $20 \times 0,05$ mm, stačí však také z měděného drátu sily 0,15 až 0,3 milimetru, nejlépe oprádaného, protože samotný smalt má přece jen velkou kapacitu a ztráty. Ale i ten z nouze vyhoví, alespoň než si opatříme drát vhodnější.

Obyčejné zdírky se ovšem pro tento přístroj nehodily, ani malé zdírky třímilimetrové. Proto jsme si opatřili trubičkové nýtky o průměru 2 mm, světlosti asi 1,4 mm a délky 6 mm, narazili jsme je do těsně vyvrstaných otvorů v horní destičce, zkrátili na vhodnou délku, celkem asi 7 mm, na konci jsme je zplovali a navlékli kousek pružinky tak stočené, že ve zplovaném konci tlačí na zahnutý drát v úloze količku a zajíšťuje dotyk. Spirálkový konec pružinky (z ocelové struny sily 0,5 mm) je natažen až těsně k destičce, do níž je nýtek zapuštěn, a tam jej připájíme, takže pružinka nahrazuje matku a znemožňuje vytažení naší zdířečky. Pro ni jsme ovšem musili vytvořit přiměřenou zástrčku. Vypilovali jsme vhodný tvar do dvou destiček silného celuloidu, vyškrabali jsme v nich žláby a do nich založili kousky měděného drátu, připájené k přívodnímu kablišku. To všechno bylo sevřeno mezi celuloid, zaplaveno hustým roztokem celuloidu v acetolu a usušeno přes noc ve svěráku nebo pod závažím. Poté stačí odškrabat vteklý lep a po případě opravit konečný tvar, a zástrčka je hotová, a její rozměry se dobře hodí k malému přístrojku. Takovou zástrčku s dvěma količkami jsme si vytvořili pro připojení sluchátek a trojitou, nezámennou pro spojení vývodu od přijímače s kombinovanou baterií. Anténa a uzemnění má sice podobné zdírky, tam však stačí nastrkovat konce improvizované antény nebo přívodu k zemi.

A teď, co na ten přístroj zachytíte? Prakticky totéž, co na jinou bateriovou jednolampovku se zpětnou vazbou. Na středních vlnách jen na uzemnění místní vysílače velmi silně na sluchátko, nebo srozumitelně na reproduktor, který — buďto žalováno — máme menší a asi stejně těžký, jako sluchátko. Na krátkých vlnách jsme při zkouškách vylovili asi deset silných stanic a mnoho amatérů-vysílačů, které pohotově luští redakční Benjamin. Dosah není ani tak omezen nedostatkem citlivosti, jako spíše obtížným laděním, kde nesou hlavní vinu malé rozměry přístrojku a ladici kondensátor, na nějž jsme už prozradili, že se poněkud viklá. Není to však více než dost na přístroj, který stoupenci staré módy mohou po hodlně nosit v kapse u vesty?

— Zdá se, že ani „otužili“ američtí poslučníci nejsou nadšeni reklamními pořady, které často bezohledně pferují vysílání hodnotných pořadů. Svědčí o tom zvláštní vypinač, který si dal patentovat M. A. Kay. Je zařazen mezi přijímač a síť, vypne po smáčknutí přístroj a za 10–40 vteřin (obvyklá délka reklamních vložek) jej opět samočinně připojí na síť.

Podstatou je pumpička, která nassává úzkým otvorem vzduch pod píst, tlacičný pružinou. Smačknutím se stáhne pístek, napne pero a vypne vypinač. Pružinka vraci píst zpět, ale pomalé proudění vzduchu malým otvorem zpomaluje pohyb a tím i opětné spojení kontaktu.

Radioamatérův

AUTOGEN

Nalezne-li mladší nás kolega v některém návodě slova spájení na tvrdou, nebo sváření, odloží jej s přesvědčením, že tyto práce jsou mimo jeho sily. Představuje si, že je k nim zapotřebí kovářské výhně, autogenu, obloukové svářečky nebo jiných věcí, na něž se zatím jenom se zájmem dívá v živnostenských dílnách. Neuváží, že je značný rozdíl mezi rozměrnými částmi strojní techniky a drobnými předměty radiové mechaniky, na něž stačí i tepelné zdroje podstatně menší. Mnohý z vás má doma plyn, a s tím lze mnohé podniknout. Soustředíme-li plamen foukáním trubičkou (dimuchavkou) do jemného nesvítivého hrotu, můžeme spájet na tvrdou odporové dráty, které se nedají spájet na měkkou. Potřebujeme jen stříbrnou nebo jinou pásku a trochu boraxu jako čisticího prostředku anebo speciální čistidla účinnější a ovšem také dražší, která prodávají odborné obchody. Protože však mnozí, zejména na venkově, plyn nemají, plamen lihového kahanu není pro mnohé práce dosti teplý a petrolejový plamen primus dosti příručný, zbývá jen benzínová spájecí lampa. Nebývala vždy tak drahá jako dnes, kdy situaci komplikuje i vzácnost benzínu. Proto jsme vyzkoušeli nejdříve docela prostou lampa obloukovou, na elektřinu, a když jsme zjistili, že i v nejpříštějším podobě a s uhliky z vyžílých baterií pracuje uspokojivě, navrhlí jsme úpravu, kterou ukazují obrázky. V levé části snímku vidíte železný plechový pásek, spájený mědi ze dvou kousků, složených na tupo, a vedle svařený drát měděný, jako doklady toho, co se s touto lampou dělat. Nazvali jsme ji amatérským autogenum, neprotože by se autogenu plně vyrovnala, nýbrž protože alespoň pro nás znamená cenný doplněk právě v tom oboru prací, kde strojník používá autogenu.

Rukovět z tvrdého dřeva je na konci vyříznuta podle výkresu, aby tu vznikl prostor pro horké plyny z oblouku a také aby konec byl ohebný. Výrez je vyložen plechem, aby tu dřevo nad obloukem nedoutnalo. Do otvoru ve výrezu budou zaraženy kousky mosazných trubiček, na konci na třech místech rozříznuté a určené pro držení uhliků. Světlost buď 6 mm, pak se hodí pro uhliky z baterií, které nám dobře vyhověly a je jich všude dost, anebo taková (4–8 mm), jakých uhliků chceme používat. Abychom obloukovku snadno zápalili, což se stane sbližením uhliků a poté od dáléním, aby v mezeře mohl vzniknout oblouk, máme tu prostě zařízení. Na konec držadla, kde je jeden uhlik, je přišroubován pás pertinaxu sily 5 mm. Odtáhne-li jej od rukověti, na které obvykle spočívá celou plochou, ohne se mírně ta její část, kterou jsme výzevem zeslabili až na 4 mm. Zadní uhlik se přitom nakloní a dotkne se předního. Tim obloukovku zapařujeme, jde to však i bez této úpravy třetím uhlikem, kterým mezeru pevných uhliků na okamžik překleneme. Tento pomocný uhlik vydrží dlouho a máme jej zaražen v pertinaxové trubičce, abychom se při dotyku nespolojovali se sítí a nedostali elektrickou ránu, když bychom právě pracovali na vodivé podlaze.


Aby toto odtahování pomocného pásku

bylo snazší, máme pod jeho volným koncem knoflík z fibru nebo pod. Stiskneme-li jej, a to jde při držení v ruce velmi snadno ukazováčkem, odehraje se to, co jsme už popsali, a obloukovka zapálí. Na horní straně rukověti jsou dva žlábky. Jeden jde od zadního uhlíku, druhý od předního a sejdou se na ručním konci rukověti. Budou v nich uloženy přívody k uhlíkům, jež stačí z ohebného vodiče — světelné šňůry o průřezu $2 \times 0,75$ mm, isolované gumou a opředené. Na konci rukověti je příložka z pertinaxu, kterou vodič zajistíme proti vytržení. Konce připájíme před naražením k trubičkám, v nichž vyřízneme pilkou na kov zářezy, aby trubička vodičem zbytečně nenabyla na objemu. Hlavné uhlíky musí dutinou procházet jen tak těsně, jak je brzdi pružící naříznuté konce.

Obloukovku však nesmíme připojit přímo na síť. Potřebuje napětí jen asi 45 voltů, kdežto v síti máme značně více a vyrazili bychom spolehlivé pojistky, když bychom se snažili „přeškolit“ obloukovku na větší napětí. Nestačilo by však ani napětí, zmenšené transformátorem: oblouk totiž potřebuje napětí „měkké“, to je zřetelně klesající, roste-li proud a naopak. Toho dosáhneme snadno a lacino odporem, který předfadem do jednoho přívodu k obloukovce. Její odběr můžeme si nastavit mezi 3 až 10 ampéry tím, že upravíme tak veliký odpor, aby při žádání proudu spotřeboval právě tolik voltů, kolik jich chybí od 45 do napětí sítě. Na př. chceme obloukovku s proudem 5 ampérů pro 220 voltů. Musíme srazit odporem $220 - 45 = 175$ voltů a to proudem 5 ampérů. Odpor tedy bude $R = E/I = 175/5 = 35$ ohmů. To jsou dvě vařičové spirály pro 500 wattů a 220 V, spojené vedle sebe, snadno je koupíme v odborném závodě. Takovou spirálu navineme na keramické tělísko vhodného tvaru; nám se hodila tyčka se žlábky, určená původně pro elektrická kamna. Při 120 V vystačíme podobně asi s dvěma třtinami spirály pro 120 V / 500 W. Pamatuji však, že spirála bude při činnosti obloukovky žhavá jako na vařiči. To znamená, že musíme předřadný odpor upevnit tak, aby nemohl zapálit nebo zranit, ať vysokou teplotou nebo napětím. Na to pozor při výrobě i používání.

S obloukovkou v této úpravě pracujeme asi podobně jako s hořákem. Nesmíme spájet na předmětech uzemněných ani pracovat na zemi vodivě, protože bychom mohli způsobit zkrat sítě anebo dostat sami citelný úder, když bychom se dotkli spájeného předmětu. Oblouk snadno roztaví

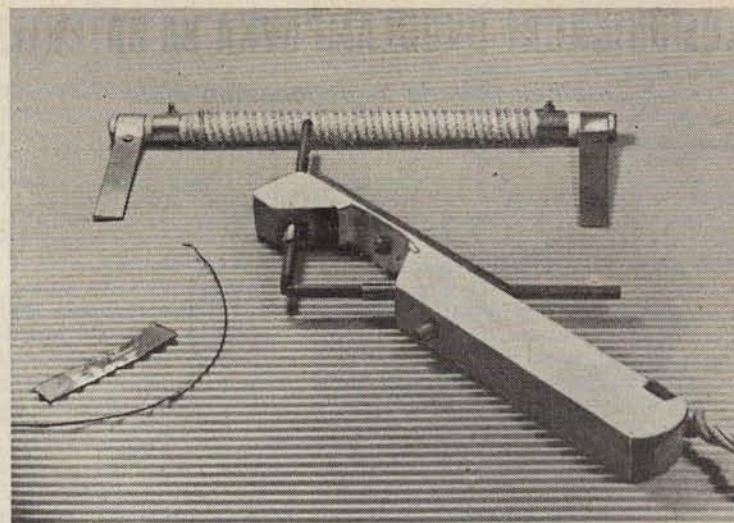Snímek obloukovky pro amatérské tvrdé spájení a sváření drátů.
Vzadu srážecí odpor bez ochranného krytu, vlevo ukázky spájení.




měděný drát nebo jinou tvrdou pájku, až z něho vznikne kapka; tak spájíme na př. železné části mnohem pevněji než címem. Potřebujeme-li svařit měděný drát s jiným, nebo i s odporovým, což je výhodné zejména u vývodů varfíků a elektrických kamen (odstraní zbytečný žár z okolí dotykových količek), stočíme oba hodně hustě v délce asi 1 cm, potom je zahřejeme obloukem a zpravidla i bez pomoci čisticího prostředku se dobré spojí v pěknou kuličku. Jde jen o to, aby kov svaru, ohřátím změklý a rekrytalovaný, nebyl namáhan na tah. Proto jsme dráty stočili, aby síla při namáhání byla zachycena zkroucením. Další práce pro různé speciální účely si podle svých záměrů vyzkouší každý sám a učini dobré, nezapomene-li na vliv cviku, až se třeba potká s prvním nezdarem.

Při práci s hliníkem pamatujme, že nemá vzniknout slitina s mědi o přibližně rovných dílech obou kovů, neboť je sklovitě křehká. Dbejme, aby poměr byl aspoň 1:4, při čemž je stejně, je-li více hliníku nebo mědi. Mosaz a zejména zinek jsou obtížné objekty pro spájení, protože zinek se vysokou teplotou rychle oxysklije a ruší spájení.

Obávali jsme se, aby při naklonění uhlíků směrem dolů nezabíhal oblouk mezi uhlíky, do úhlku, který tyto tvoří. Proto jsme začali pokusy s vyfukovacím magnetem; ukázalo se však, že je zbytečný a že při vzájemném sklonu uhlíků 90° drží se

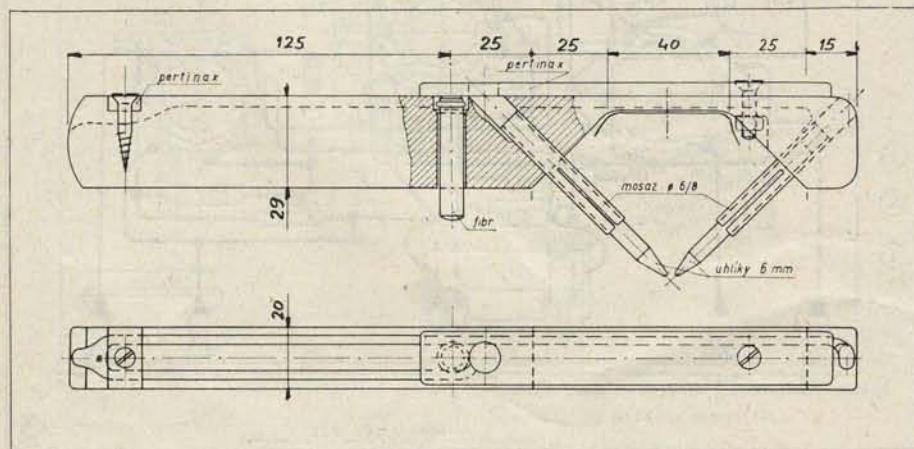Výkres spájecí obloukovky s hlavními rozmery



oblouk mezi hrany, ať nakloníme lampu jakkoliv.

Před započetím práce se podivejte na svůj elektroměr. Dnes už skoro nejsou montovány elektroměry s maximálním proudem trifampérovým, které by naší práci dosud omezovaly, zvlášt když by měly pojistky přesně vyměřené na 3 A (což je bohudík, promiňte, bohužel, velmi vzácné). Elektroměr pětampérový nebo silnější už docela stačí. Mohli bychom ovšem šetřit proudem použitím autotransformátoru s napětím asi 80 voltů na sekundárních vývodech, i potom však musíme předřadit odpor pro změkčení napětí, anebo upravit transformátor rozptylový. Transformátor je však nákladný, a kdo tuo žárovou pomácku nepotřebuje často, vystačí s jednodušším a levnějším odporem. M. Šebor

Televizní vysílání s letadlem

Ze zpráv o pokusu s atomovou pumou dovíděla se širší veřejnost o letadlech, nesoucích na palubě televizní vysílací zařízení. Tyto přístroje byly vyvinuty ve válce pro potřebu amerického námořnictva pro velké vylodovací operace v Tichomoří. Zvláštní letadla stavěná pro pomalý let měla v průhledné přídi z nerozbitného skla plexi snímací televizní komoru a kontrolní obrazovku, na které mohlo obsluhující člen posádky kontrolovat snímanou scénu.

V trupu letadla byl dostatečně silný televizní vysílač s dosahem asi 350 km. Přijímací aparatury byly na velitelství lodi. Při operacích létala televizní letadla nad bojištěm, pozorovala a vysílala průběh bojů, také na velitelství lodi, odkud byly řízeny operace, měli stálý a úplný přehled o celém průběhu akce.



Tato zařízení vznikla v laboratořích firmy RCA. Přístroje jsou neobvykle lehké, na př. menší model Block (snímací komora a vysílač) váží jenom 40 kg, větší, Ring, 250 kg, ale tím je možné snímat dokonalé obrazy i s výšce 7000 m. Podobná zařízení byla též v létajících bombách, řízených na dálku radiem, kde umožnila podle snímací televizní komory umístěné ve špičce bomby, obsluze na zemi nebo v letadle přesně zaměření na cíl. Vzpomínáme si, že tyto věci prorokovali dálno někteří jasnozřiví techničtí spisovatelé, sotva jsme však tehdy čekali, že se jejich sny uskuteční tak brzy.

O. Horna.

(Podle Radio Craft, May 1946.)

KOMUNIKAČNÍ DVOULAMPOVKA NA BATERIE

Doplněk návodu z předchozího čísla

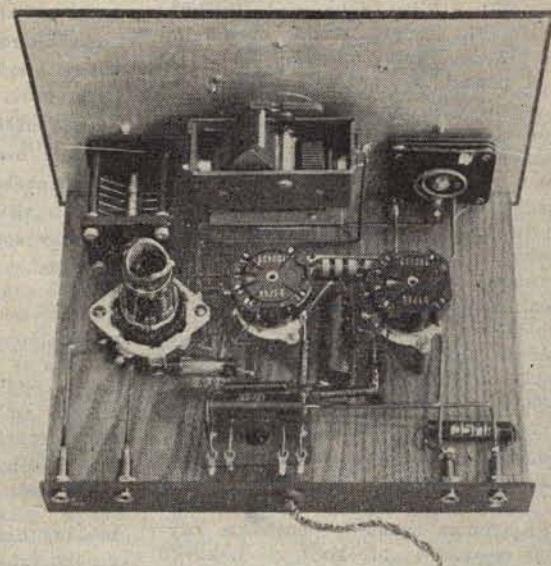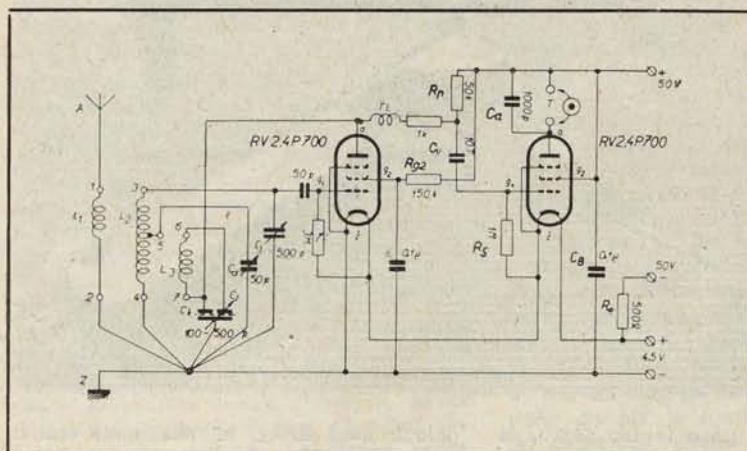


Doplňte bateriovou komunikační jednolampovku z předchozího čísla na dvoulumrovku jedním stupněm zeslení tónových kmitočtů tak, abychom dosáhli silnějšího předenesu a možnosti připojit reproduktor, dá velmi málo práce. Přibude elektronka, táz RV 2,4 P 700 jako posledně, několik prostých spojů a levných součástek, a přístroj je hotov. Má vlastnosti značně lepší, než první, jímž jsme začínali pro snazší práci našich začátečníků, a proto si jej jistě postaví všechni, kdo už mají přístroj podle předchozího návodu; s nimi snad mnozí další, kterým onen první přijimač připadal příliš málo výkonný.

Zapojení vstupní části až k součástkám, přímo spojeným s elektrodami první elektronky, je s výjimkou R_{g_1} stejně jako u předchozího návodu. Odpadá však kondensátor 1000 pF, který putuje se sluchátkem až za druhou elektronku, a namísto sluchátek máme pracovní odpor Rp 50 kilohmů. Přes kondensátor Cv s kapacitou 10 000 pF jde tónové napětí na řídící mřížku druhé elektronky, jejíž mřížkový svod Rs vede zde na záporný konec vlákna. Koncová elektronka má tím sice malé, ale postačující záporné napětí, pokud anodová baterie nepřestoupí 50 V. Zapojení druhé elektronky je jinak zřejmě ze schématu a je pro začátečníka podrobně znázorněno ve spojovacím plánu. Odpor Ro v záporné věti anodové baterie je tu zase pro ochranu proti náhodnému přepálení vláken, paralelně ke sluchátku je kondensátor 1000 pF pro omezení vysokých tónů. Kondensátor CB 0,1 μF je týž, jaký byl v předchozím přístroji.

Jedna změna je tu však přece proti obvyklé úpravě, ač ani ta není pro nás novinkou: žhavicí vlákna elektronek jsou zapojena za sebou a vystačíme tu bez omezovacího odporu, kterým jsme u jednolampovky zmenšovali žhavicí napětí. Zde žhavíme normální baterií tříčlánkovou. Stejně se hodí čtyřčlánkový oceloniklový akumulátor s napětím 4,8 V, který si snažíme v předchozím přístroji.

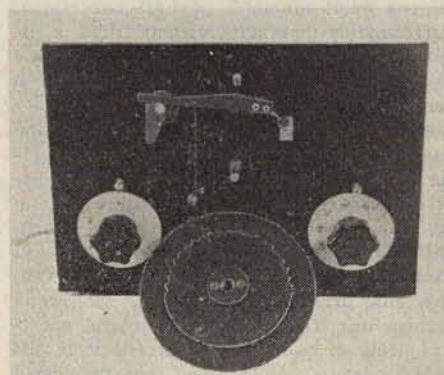
Spojovací plánek ukazuje vedení spojů a rozložení součástí. Otisk tohoto plánu v měřítku 1:1 s výkresem schématu a otiskem stupnic pro ladící knoflíky a rohatku lze koupit v redakci t. l. za 10 Kčs, poštovní výlohy Kčs 2.—.



Vedle cívky a původní jediné elektronky stojí nyní druhá, stejná, která dává tomuto přijímači značně větší hlasitost, nezvětšuje však jeho dosah.

Podrobnosti západkového mechanismu hlavního ladícího knoflíku vidíte na tomto obrázku čelní stěny po odnětí velkého knoflíku. Na jeho zadní straně je patrná rohatka, vyříznutá podle papírové šablony.

Pracovní podmínky detekčního stupně jsou nyní poněkud změněny tím, že v anodovém obvodu elektronky první není sluchátko s odporem 4000 ohmů, nýbrž odpor Rp 50 kilohmů (50 000 ohmů). Z toho plyne, že první elektronka má o něco menší zisk. To se projeví méně očotným nasazením zpětné vazby, zvlášť při malém anodovém napěti. Leckde budou pak nezbytné malé úpravy: nejprve zkuste zmenšit odpor 50 kΩ v anodovém obvodu na

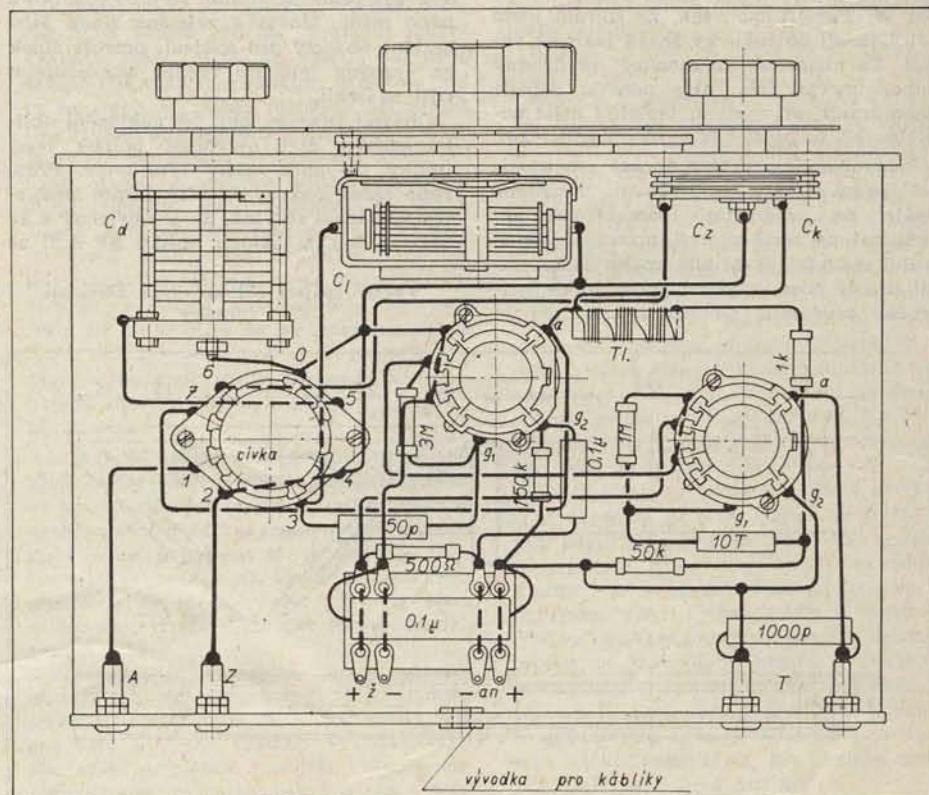

Seznam a hodnoty součástí. (Součástky, jež ve schématu nejsou označeny písmenem, jsou již popsány v předchozím návodu.)

Kondensátor:
 $C_v = 10\,000 \text{ pF}$, pap.

Elektronka:
RV 2, 4 P 700, z výroby vojenského materiálu, táz jako v předchozím přístroji.

Odpory:
 $R_p = 50 \text{ kilohmů}$, malý tvar
 $R_g = 150 \text{ kilohmů}$, malý tvar
 $R_s = 1 \text{ megohm}$, malý tvar.

30 kO, pak vyzkoušejte menší hodnotu odporu v obvodu stínici mřížky, zde však nebývá změna nutná. Nepostačí-li to všecko, nezbude než zvětšit počty závitů vinutí pro zpětnou vazbu na cívkách, tedy těch vinutí, jež máme ve schématu předchozího návodu označena L3. Pak se podaří vystačit s anodovým napětím 50 voltů, t. j. s 10 normálními tříčlánkovými bateriemi, které spojíme za sebou.


Po stránce mechanické je přístroj vybaven stejně jako předchozí, zejména má také možnost stupňového ladění na krátkých vlnách, a tím usnadněné opětné vyhledávání vysilačů. Snímek čelní stěny po sjemání hlavního knoflíku ukazuje tentokrát to, co snad ještě chybělo našemu výkladu a obrázkům z předchozího čísla. Koho teprve tento návod přivede k rozhodnutí stavět si bateriovou dvoulampovku, ten jistě neopomene vybrat si potřebné poučení z článku předchozího, kde je i podrobný návod k obsluze. Ta je zde stejná jako tam, až snad na to, že u mnoha vysilačů budete moci mušle sluchát-

ka sesunout s boltců, protože hlasitost bude značně větší. Nečekejte však, nechcete-li být zklamáni, že se teď podaří zachytit mnohem více stanic než dříve. Jejich počet přidaný tónový zesilovač nezvětší, umožní jen hlasitější poslech těch, které dříve jen šeptaly.

Ze zajištěného vojenského materiálu vyrábí jistá hannoverská továrna tříelektronkové přijímače pro civilní potřebu. Týdenní kapacita je přes 100, prodávají se po 250 markách a přednost při nákupu mají vybordované domácnosti, školy a spolky mládeže. 10 procent výroby odebírá britská vojenská správa pro své oddíly.

Hlavní překážkou šíření televize v Anglii je nedostatek dřeva na výrobu skříní. Tovary zaháily již výrobu chassis, nemohou však dodávat přístroje, jichž vláda dovolila vyrobit letos 78 000. „Průmysl se ještě ne naučil stavět domy bez cihel“, namítají výrobci na dotazy, kdežto jsou přístroje. Jsou také obavy z prodejní daně, která by svou výškou mohla výsledky ohrozit v zárodku, a jež dosud nebyla stanovena.

bývá žalostný, otvor není okrouhlý, okraje nečisté zapilované, nehledě k zlámaným lupenkovým pilkám. Mnohý si proto ráději pořídí vykružovák, zaručující již pěkný výsledek. Avšak i ten měl při běžných úpravách četné nevýhody: při malých průměrech překáží vyčnívající část nože, potřebná při velkých průměrech, a naopak, při velkých průměrech je namáhaní nože velmi značné, protože rameno bylo dlouhé a poměrně slabé, nůž se vzpírá, zakusuje, láme a rozbití vrtaný předmět i prsty. Proto jsme uvítali řešení v za-

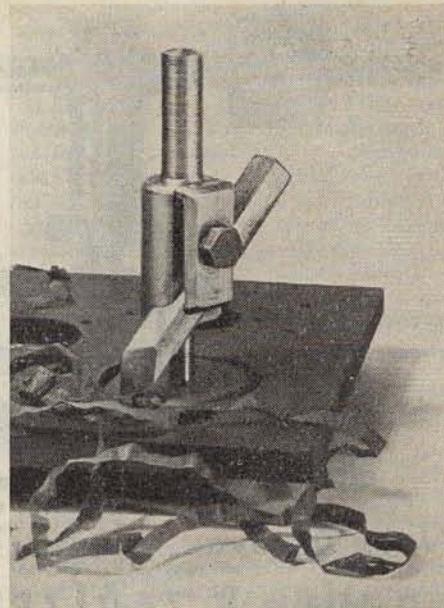


hraničním časopise; přístroj k vykružování otvorů, podobný vrtaci tyči na fréze. Ten má uvedené nevýhody ponejvice odstraněny a vzorek, který vidíte na snímku, prokázal četné přednosti. Chceme, aby i ostatní domácí pracovníci z něho měli užitek. Jak vypadá, to vidíte z obrázků, a proto krátce popíšeme jeho výrobu a použití.

Držák (1) vytočíme na soustruhu z válcového materiálu průměru 20 (C 50, který je houževnatý a pevný); do něho vypilujeme šikmo drážku pro nůž. Kdo má možnost ji vyfrézovat, jistě tak učiní, protože drážka pak bude čistší. Pro upevňovací šroub vyřízneme závit M6. Nůž (2), nakloněný v úhlu 45°, je silný a snadno se dá vyrobit i nabrousit, aniž to má podstatný vliv na vykružovaný otvor. Skloněním nože je usnadněno řezání a nůž při práci tolík nepřekáží. Je ze čtyřhranné oceli, buď nástrojové nebo rychlofezné, a po předběžném opracování jej zakalíme podle použité oceli buď do vody nebo oleje. Popouštění nebude tolík potřeba, protože namáhaní nože není značné. Po zakalení jej dobroušíme na žádaný tvar a rozměry. K snadnějšímu broušení i při pozdějším otupení zhotovíme si ze slabého plechu (třeba železného) pomocnou šablonku. Nůž vkládáme do drážky držáku a v ní jej přidržujeme příponkou (3), drženou upevňovacím šroubem M6 (4) se šestihranou hlavou. Tento šroub je dosti silný a zaručuje dostatečné upevnění nože. Příponku vypilujeme buď z železného pásu širokého 20 × 6 mm, nebo ji ohneme z pásku 20 × 3 mm a zapilujeme.


Práce s tímto vykružovákem je stejná jako se staršími vzory a udržování omezuje se na broušení otupeného nože. Při tom broušíme jen čelní plochu pod úhlem 45°. Uvolňovací stranovou plochu 5° broušíme jen tehdy, až uvolněním obrubováním nože není žádáné. Kdo by chtěl dělati otvory tvarové, může zasunouti nůž sbroušený na žádaný tvar. Vrtáme upínáme do strojní vrtáčky, soustruhu, v nouzi do kolovrátku. Vrtáme na dřevěné podložce nepříliš velkou rychlostí.

STŘEDOVÝ VRTÁK nového účelného tvaru

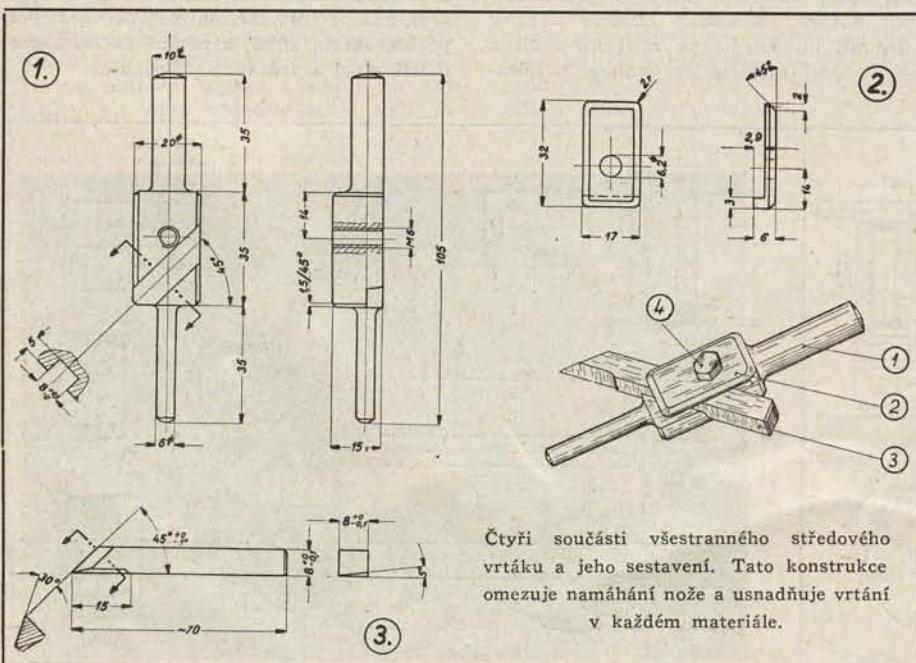Mnohý z nás bývá v rozpacích, jak vrtat větší otvor do plechové kostry přijímače nebo přední stěny z pertinaxu, dřeva a podobně. Málokdo má vlastní nástroje k vyrážení otvorů, popsané svého času v RA, a tak si pomáhá odvrtáváním a vysekáním, nebo vyříznutím lupenkovou pilkou, a pak dopilováním na žádaný průměr. Výsledek této neradostné práce



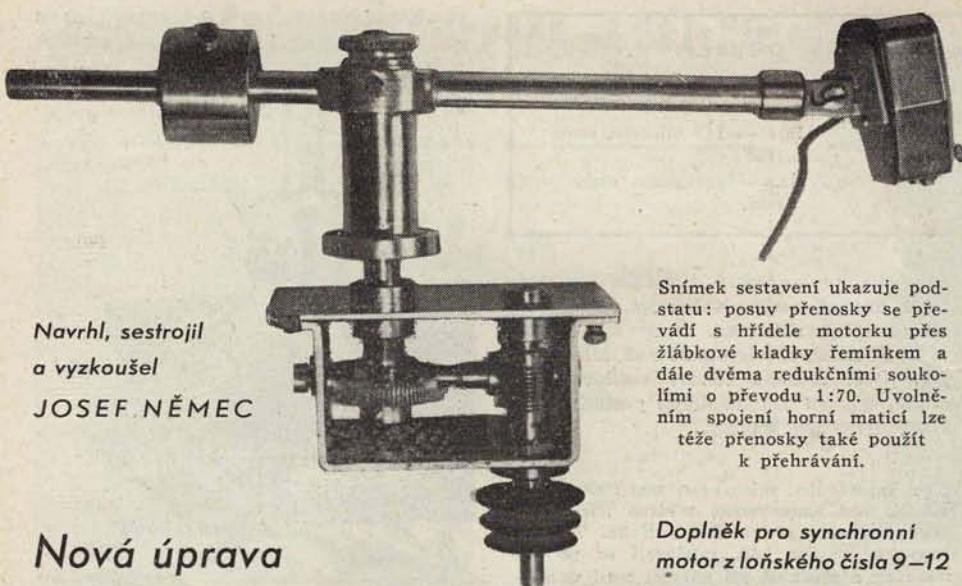Čtyři součásti všeobecného středového vrtáku a jeho sestavení. Tato konstrukce omezuje namáhaní nože a usnadňuje vrtání v každém materiále.



*Navrhl, sestrojil
a vyzkoušel
JOSEF NĚMEC*

Nová úprava

POSUVU K ZAŘÍZENÍ PRO NAHRÁVÁNÍ

Nucený posuv přenosky při nahrávání nemusí být řešen jen s pomocí dělené matky, posouvané po šroubu, který musí být pečlivě vyříznut a vyhlazen. Můžeme jej nahradit posuvem se šroubovým soukolím, které pohání raménko přenosky v kloubu. Tento způsob má dokonce některé přednosti: 1. dá se snáze zhotovit, 2. celý systém je pod deskou a nepřekáží výměně desky, 3. do soukolu nemohou se dostat odřezky materiálu, 4. přenosky nahrávací můžeme bez jakékoliv úpravy použít k přehrávání. Potřebujeme jen dvě soukolí: jedno je spojeno řemínkem přes kladku s motorem (výborně se k tomu hodí nekončitý řemínek gumový, který se prodává k odstředivkám na mléko), druhé nese v kloubu raménko přenosky, přitázené matkou s levým závitem. Když matku povolíme, přenoska je bez posuvu a můžeme ji použít k přehrávání.

Při žádaném posuvu 0,25 mm a délce ramene přenosky 20 cm obvod kružnice opsané přenoskou činí $3,14 \times 400$ mm, t. j. 1256 mm, vychází převod 1256:0,25, t. j. 5000:1. Tak veliký převod snadno získáme dvěma soukolimi 1:70, tedy dvěma jedno-

chodými šrouby a dvěma kolečky o 70 zubech. Převod nevyjde veliký. Velikost posudu můžeme pak přesně nastavit a po případě měnit pomocí kladky, kterou uděláme stupňovou. Šroub zhotovíme na soustruhu. Je to vlastně 3/8" Whitworthův závit. Zhotovíme jej z oceli, a to najednou délku pro tři šrouby z jednoho kusu. Pak kus rozřízneme na tři díly a dva z nich osadíme podle výkresu. Na třetím vypilujeme po délce čtyři drážky, čímž získáme frézu ke konečnému opracování koleček. Je-li z dobré oceli, nemusíme ji ani kalit, neboť materiál na ozubená kolečka volíme měkký (bronz, umělá hmota a pod.). Šrouby i kolečka by mohly být také ze stejněho materiálu, neboť rychlosť je zde nepochopitelná a znatelného opotřebování se ani nedožijeme.

Kolečka předfrézujeme na frézce modullem 0,5, pak šroub — frézu uložíme otáčivě do suportu, opatříme pomocným pohonem, a ozubené kolečko v upínaci hlavě nebo mezi hroty necháme dobře v předznačených zubech zaběhat.* Hřídele koleček i šroubů upíchneme ze střívřité oceli a celé soukolí uložíme do krabice z želez-

ného plechu síly 3 mm nebo odlité z litiny nebo hliníku. Nejdůležitější práce bude uložení obou hřídel, aby nebyla vůle mezi kolečky a šnekou. Vadilo by to při nahrávání. Proto jeden z hřídel uložíme do bronz. ložisek, která přišrouboujeme do otvorů, kde si ponecháme trochu vůle, abychom mohli šrouby a kolečka do sebe zapadající těsně přiblížiti.

Raménko přenosky zhotovíme z mosazné trubky 13 mm, přiletované k prstenu kloubu. Na jedné straně raménka bude přenoska a na druhé protiváha, ostatní je zřejmé z výkresu.


Při nahrávání někdy pozorujeme, že přenoska, která z počátku docela dobře ryla, pojednou počne vydávat vysoký, pískavý tón. Přičinou může být tupá jehla a také nesprávné uložení raménka přenosky. Správné uložení je takové, kdy jehla prochází středem desky, neboť raménko přenosky tvoří při vnějších a vnitřních ryskách různě velké úhly, takže rysky neboudu stejně promodulovány. Správné je volit otočný bod raménka a délku ramene tak, aby podle výkresu odpovídala vzorce:

$$e = \sqrt{l^2 - b \cdot c},$$

kde l značí délku raménka, b vzdálenost středu desky od vnější rysky (největší průměr záznamu) a c vzdálenost středu desky od vnitřní rysky (nejmenší průměr záznamu).


Při provedení podle tohoto vzorce jsou úhly, kieré raménko svírá v hraničních postaveních s odpovídajícím poloměrem stejné, zatím co mezi nimi se poněkud mění. Z vnějšku dovnitř pozorováno měří tento úhel od $69^\circ 30'$ do $71^\circ 30'$, což čini

* Snaž bylo účelné volit opačnou úpravu: frézu — šroub upevnit do upínací hlavy soustruhu resp. mezi hroty, pro frézované kolečko s hotovým nasazeným hřídelkem s důlkou na koncích upravit pomocnou vidlici jako ložisko a to upevnit do suportu. Pak bychom frézu točili soustruhem, s kolečkem najeli do záběru a pomalu dotahovali. Stalo by za vyzkoušení, zda by toto zařízení nepracovalo i bez předstroužení zubů, k němuž potřebujeme dleicí stroj a frézku. — Redaktor.

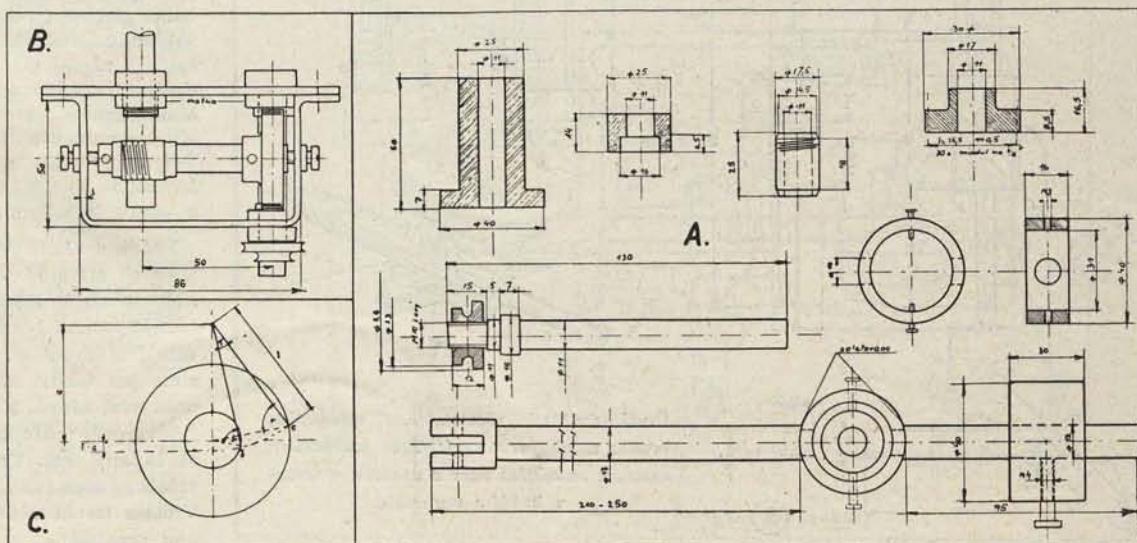

A — součásti posuvného zařízení a jednoduchého otočného raménka pro přenosku. B — sestavení převodového mechanismu s převodem 5000:1. C — náčrt pro odvození rozmerů a postavení raménka proti ose talíře.

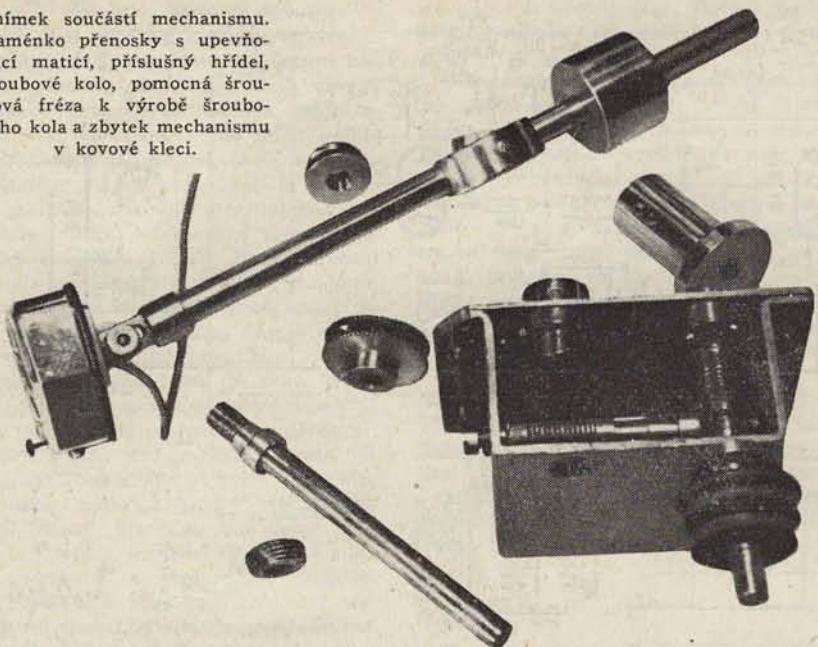Snímek součástí mechanismu.
Raménko přenosky s upevňovací maticí, příslušný hřídel, šroubové kolo, pomocná šroubová fréza k výrobě šroubového kola a zbytek mechanismu v kovové kleci.



rozdíl 2° , který možno při správném dimenování ještě zmenšit a ev. natočením přenosky vůči raménku kolem svíslé osy vyloučit i zbyvající značný rozdíl od 90° mezi pohybem rydla při chvění a tečnou drážky.

Pro normální velikost desky 30 cm nemá vůbec smyslu dělat raménko delší 25 cm, protože rozdíl v úhlech se již nepatrně zmenšuje, naproti tomu nesmí být kratší 20 cm, kdy se již škodlivě zvětšuje.

Pro různé délky ramene platí tabulka podle P. Hatschka:

Délka ramene přenosky v cm	Rozměr e v cm	Rozdíl délek 1—e v cm	Velikost úhlu γ
20	18,3	1,7	24°
21	19,4	1,6	23°
22	20,5	1,5	22°
23	21,6	1,4	21°
24	22,6	1,4	20°
25	23,7	1,3	19°

RADIOVÝ PŘENOS BAREVNÝCH OBRAZŮ Z ANGLIE DO AUSTRALIE

Přenos obrazů telegraficky přístroji soustavy Belinovy není většině našich čtenářů novinkou. Původní aparaturu, které používaly i naše pošty, popsal jsme v tomto listě již v roce 1936, a také později byla o tomto námětu častěji řeč (v 7. č. roč. 1938 již o soustavě s přenosem barevných obrazů a bezdrátově). Nedávno ohlásila britská společnost Cable and Wireless Ltd. úspěšný přenos barevného obrazu radiovou cestou z Anglie do Austrálie, a i když výsledek nebyl ještě do-

konalý, stojí přece za uvedení způsob, jímž ho bylo dosaženo.

Podstata byla tato: měly se postupně přenést čtyři dílčí obrazy, jejichž společným tiskem vzniká barevná reprodukce. Tyto obrazy mají barvy žlutou, červenou, modrou a černou a přenášejí se docela podobně, jako u belinografu. Původní obrázek je navinut na bubínku přístroje, který se otáčí šedesátkrát za minutu. Dopadá na něj ostrý světelný bod a odražené světlo, podle stupně zabarvení příslušného


místa silnější nebo slabší, mění se ve fotoelektrickém článcu v elektrický proud. Ten moduluje nosný kmitočet a vysílá se tak jako obvyklý rozhlasový pořad. V přijímací stanici se naopak modulace promění ve světelné impulsy, vedené optikou na fotografický papír na podobném bubínku, který se otáčí synchronně s originálem. Na papíře vznikne po vyvolání obraz podobný originálu. Světelný paprsek rozčlení obraz v linky o šíři 0,2 mm, obrázek má tedy dosti hrubé „zrno“, to však tiskové reprodukci nevadí. U přenosu barevného byl postup stejný, jen místo jediného černého přenosu byly postupně přeneseny čtyři dílčí obrazy, z nichž potom zinkograf vyrobil čtyři štočky pro barevný tisk, anebo předlohu pro tisk offsetový.

Potíže přenosu byly dvojího druhu. Předně nebylo lze dosáhnout stejných barevných odstínů u originálu a reprodukce, protože nebyly normovány barevné odstiny. Tuto nesnáz překoná snadno barevný kod, označující mezinárodně standardní barevné odstíny. Horší byl vliv fadingu. Jestliže signál při přenosu zefláblí, pak to u obrazu černobílého způsobilo jen světlejší proužek obrázku, který bylo lze vyretušovat. U obrazu barevného však kolísání signálu způsobilo kolísání barevného odstínu a tu měl již retušér úkol neskonale obtížnější. Zde by pomohlo jen současné vysílání všech čtyř barev buď na čtyřech samostatných vlnách, dostatečně blízkých tak, aby měly stejně fadingové podmínky, nebo dokonce postupně vysílání všech čtyř odstínů jedinou vlnou. Obojí řešení je možné a v době, kdy byla úspěšně rozřešena barevná televize, nebude jistě působit potíž. A tak se snad brzy dočkáme doby, kdy významné obrazové dílo v přirozených barvách bude moci vyjít současně na př. v Londýně a v Melbournu, kdežto dříve si lodní doprava materiálu vynucovala několikatýdenní rozdíl.

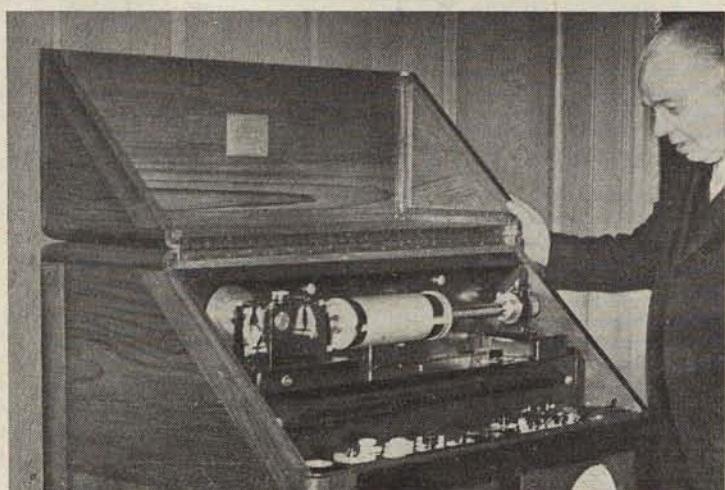E. C. Thomson.

Opět mechanický gramofon

V červnovém čísle Radio News nacházíme doklad, že mechanický gramofon ani v Americe není dosud překonán. Volí tam však poněkud jinou úpravu (které snad by mohli využít i naši amatéři), a omezují použití předem na případy, kdy rozhoduje levná pořizovací cena a snadná přenosnost. Raménko tohoto přístroje, které se pod jménem phonocone prodává s motorkem nebo pérovým strojkem, má tvar zhruba podobný tenisové raketě. V středu kruhové části je zespodu obvyklý mechanismus s jehlou; její pohyb se převádí páčkou na papírovou kuželovou membránu ze středně silného papíru o průměru asi 13 cm. Je to tedy proti někdejším úpravám s malou slídrovou nebo kovovou membránou, zvukovodem a trychtýřem asi taková změna, jako když původní magnetické reproduktory přešly od sluchátkového typu s trychtýřem k velké plaché membráně, jak je starší čtenáři jistě pamatuji. O nové úpravě stojí za sdělení, že prý kmitočtová charakteristika vyhovuje přiměřeným nárokům, že již při uvedeném průměru lze dosáhnout značné hlasitosti, která odpovídá koncovému stupni běžného přijimače, že tlak na jehlu je asi 75 gramů, dobrého přednesu lze však dosáhnout i s polovičním, tedy podstatně méně, než u dřívějších mechanických gramofonů. Úprava má kuželovou membránu s osou svislou, mechanismus se dá upravit jak pro záznam příčný, tak hloubkový. Navíc proti svým dědečkům má tento mechanický gramofon jednoduché řízení hlasitosti, které gumou tlumí kmity jehly. Změna kmitočtové charakteristiky (úbytek výšek) není nepříjemná.



Moderní zařízení pro bezdrátový přenos obrazů, jehož používají britské pošty.

OSVĚDČENÁ ZAPOJENÍ

ZESILOVÁČ


Schema s hodnotami součástí a náčrtkem výstupního transformátoru a korekční tlumivky. Vpravo údaje o zapojených elektronek, jichž můžeme pro tento přístroj použít. — Otisk tohoto schématu velikosti A3 lze koupit v red. t. l. za Kčs 9,-- pošt. výlohy Kčs 2,--.

Zapojení, které přinášíme, představuje dvoustupňový zesilovač s velmi dobrým přednesem poměrně jednoduché úpravy s účelnými korekcmi kmitočtové charakteristiky. Může pracovat především jako jakostní tónová část běžného přijímače, jako zesilovač pro přenos gramofonové hudby i pro nahrávání desek a pod.

Prohlédněme si zapojení. Vstupní signál řídí potenciometr P. Abychom omezili úbytek vysokých tónů, působený stíněním a kapacitou mřížky při nastavení P na polovici odporu, jsou tu odpory mezi středem a konci P. Téhož výsledku bychom dosáhli použitím P s odporem 0,3 MQ, který je však na trhu vzácný. — Ke stínění přívodu říd. mřížky použijeme stíněných trubiček aspoň 3 mm v průměru, do nichž zavlékem holý spojovací drát sily 0,5 mm.

První elektronka je vf. pentoda, abychom měli rezervu zisku pro zvednutí basů. To provádíme rozdělením pracovního odporu anodového Ra na 20 a 300 k Ω , část 300 k je blokována kondensátorem 10 000 pF (= 10 n). Tak dosahujeme zvednutí basů asi o 16 dB, jak to potřebujeme pro magnetickou přenosku nebo pro velmi tichý přednes. Požadujeme-li menší zvednutí, připojíme k odporu 0,3 M přepínacem p2 kondensátor 30 nF, po případě 0,1 μ F. Uvedené kapacity můžeme také změnit podle poslechové zkoušky: čím větší jsou kapacity, tím více stoupá kmitočtová charakteristika k nejhlbším tónům. Hodnota 0,1 μ F je taková, že mírně stoupnutí právě asi vyrovná pokles, působený výstupním transformátorem, takže kmitočtová charakteristika zesilovače je prakticky přímá až asi do 30 c/s.

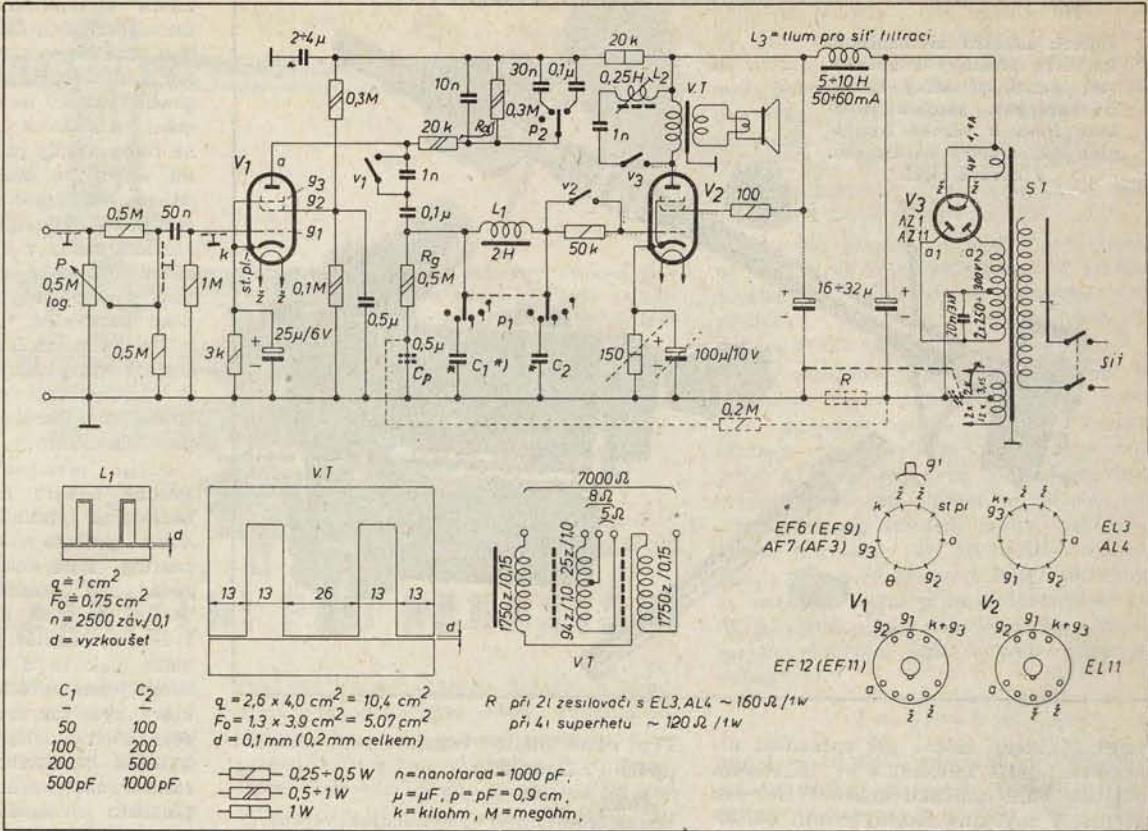Pro nahrávání desek anebo pro jasnější přednes řeči naopak hluboké tóny zeslabujeme. To učiníme při p2 v poloze na




kond. $0,1 \mu\text{F}$ otevřením spinače v1; tím zařadíme do přívodu k následující elektronice menší vazební kapacitu, asi 1000 pF . Také tu můžeme měnit, zmenšením omezíme hluboké tóny počínajíc větším kmitočtem a naopak.

Za vazebním kondensátorem $0,1 \mu\text{F}$, který musí být dobrý, s velkým isolacním

odporem, je korektní obvod pro ostré odřezávání vysokých tónů. Tvoří jej tlumivka L_1 a dvě řady kondensátorů C_1 a C_2 , jejichž hodnoty jsou ve schematu vlevo dole. Přepinačem π je připojujeme tak, že C_1 je vždy asi poloviční proti C_2 . Opět čím větší jsou C_1 a C_2 , tím níže začne odřezávání vysokých kmitočtů, při čemž

Transceiver

pro 420 Mc/s.

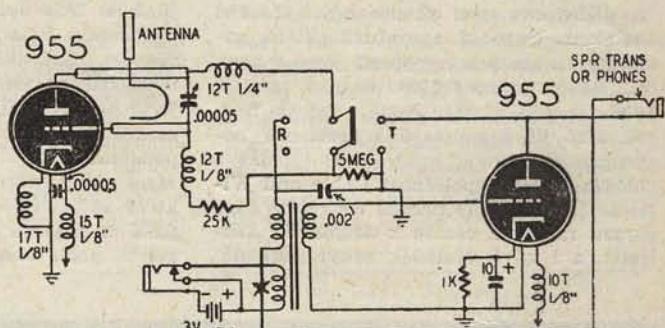

Na četné žádosti čtenářů začaly americké radiotechnické časopisy uveřejňovat návody na přístroje pro pásmo 460–470 Mc/s, na kterém není amatérské vysílání vázáno na koncesi (pozor, platí jen v USA). Známý americký amatér I. Queen popisuje v květnovém čísle Radio Craft prostý a laciný transceiver pro toto pásmo. Jelikož přístroj je sestaven skutečně z běžných součástí, které možno koupit i na našem trhu, příde jistě jeho popis vhod i našim (ovýšiv koncesovaným) amatérům.

Jak vidíme ze schématu, při přepnutí na příjem pracuje přístroj jako superregenerační detektor a nf zesilovač pro poslech na sluchátka; při přepnutí na vysílání jako ultradianový oscilátor s anodovou modulací. Používá dvou běžných žaludových triod 955 (u nás by snad bylo možno použít ukv vojenské LDI) a je celý, i s mikrofonní baterií, vestavě do skřínky $10 \times 10 \times 10$ cm. Oscilační obvod se skládá z otocného kondenzátoru 50 pF

kterým se obsáhne pásmo 415—500 Mc/s, a dvou měděných trubiček \varnothing 6 mm a délky 50 mm ve vzdálosti 20—25 mm. Antena je dvoudílná, zasunovací. Pevná část je z hliníkové trubky \varnothing 6 mm, pohyblivá ze 4mm drátu z téhož materiálu. Obě části jsou dlouhé 12 cm, takže celková délka antény je až 22 cm. Nejvýhodnější délku anteny (má být asi $\frac{1}{4}$ vlnové délky) určíme pokusem. Ostatní podrobnosti konstrukční naleznou zájemci na následujícém obrázku.

připojeném obrazku.
S dobré vyládenou antenou je dosah přístroje asi 3 km při spotřebě anodového proudu pod 10 mA a anodovém napětí 100—200 V. Při „tvrdém“ anodovém zdroji může případně vysadit superregenerace; v tom případě stačí zařadit do anodového přívodu detekční elektronky drátový potenciometr asi 50 000 ohmů (viz spoj označený x), kterým se dá správná míra oscilací pochopitně nastavit. O. Hora

pří stupních 1:2:4 atd. jsou poměry kmitočtů 1:0,7:0,5 atd., tedy po půl oktávě.

Těsně před mřížkou koncové elektronky je odporník 50 kΩ, který můžeme spojit na krátko spinačem v2. Je-li spinač otevřen a odporník zařazen, je kmitočtová charakteristika u výšek rovná a pak dosti rychle klesá (resonanční filtr, asi 12 dB na oktavu). Jestliže jej sepnutím spinače v2 spojíme nakrátko, vznikne mezelektronkovou kapacitou koncové elektronky zpětná vazba (vyzkoušeno s EL 3), která způsobí stoupnutí asi o 4 dB u vysokých tónů. Toto stoupnutí je nepřijemné, používáme-li přenosky nebo jiného zdroje signálu s charakteristikou prakticky rovnou v oblasti vysokých tónů, je však velice vitané, jestliže zesilovačem přenášíme signál ze selektivního přijimače (superhetu). Selektivnost pásmových filtrů působí totiž značný úbytek výšek, který se projevuje tupou, málo brillantní reprodukcí. Zvýšení křivky, které vznikne právě uvedeným způsobem, vyrovnaná do značné míry tento nedostatek a přednes je nápadně lepší. Přesvědčili jsme se o tom měřením kmitočtové charakteristiky přes vstupní stupň (pomocný vysílač byl modulován tónovým generátorem kmitočty 50–15 000 c/s), která byla s touto úpravou rovná až do 8 kc/s. Při poslechu přes přijimač bude tedy v2 spojen, při gramofonu a pod. otevřen.

Nejdůležitější součástí, na níž především záleží výkon a jakost přednesu, je výstupní transformátor VT. Je asi třikrát těžší než běžné tovární a přesto není předimensionovaný, alespoň pokud se musíme spokojit s použitím běžných nevalných transformátorových plechů. Jeho rozměry jsou obsaženy ve schematu stejně jako úprava vinuti: q je průřez jádra, Fo je plocha okénka, d je vzduchová mezera. Rozumí se, že lze použít i plechů odlišných od výkresu, jen musí mít přibližně tyto hodnoty q, Fo a d. Vinutí primární je rozděleno ve dvě souměrné polovice, obklopující sekundár a spojené tak, že vinutí jde stále v témž smyslu. To je pro zmenšení rozptylové indukčnosti a zlepšení přenosu výšek. Jednotlivé vrstvy vinneme pečlivě závit vedle závitu, dobře utahujme a napouštějme, každou vrstvu ovinneme transformátorovým papírem, primární isolujeme od sekundáru několika vrstvami olejového plátna nebo olejového papíru. Vývody náležitě zajistíme proti vytržení a zavedeme na svorky. Transformátor věstavíme přímo do zesilovače, co možná blízko ke koncové elektronce. Dáte-li si práci s výrobou a nebudete-li mít nehodu s vinutím (závity nakrátko), budete překvapeni, oč lépe můžete „hrát“ jedinou devítivattovou pentodu bez zpětné vazby. Odborník, který slyšel tento přístroj, vyslovil nejprve domněnkou, že jde o zesilovač s výkonnou koncovou triodou; tak značný výkon a dobrý přednes basu tu byl.

Tlumivka L1 je rovněž načrtnuta ve schematu. Je dosti citlivá na hučení a na výstupní signál, umístíme ji proto co možná daleko od výstupního i síťového transformátoru, nejlépe na druhou stranu kostry. Dlouhé přívody k ní nevadí, nemusí však jít zbytečně blízko vstupu. Výhodně je navinout tuto tlumivku na rámcové jádro ze dvou shodných cívek

s polovičním počtem závitů, spojené správně v serii. Tato úprava poměrně málo vyzařuje a je málo citlivá na rušivé pole.

V anodovém obvodu koncové elektronky je obvod pro potlačení hvízdu 9 až 10 kc/s. Ten vzniká křížením nosných vln vlnově souzených vysilačů a nepřijemně vyniká v přednesu jakostních přijimačů. Obvod se skládá z kondenzátoru 1000 (až 2000) pF a z tlumivky L2. Nejlépe se na ni hodí veliké železové jádro hrnečkové, průměru asi 40 mm, jaké se nyní občas vyskytuje v obchodech. Počet závitů závisí na druhu jádra, zpravidla však vyhoví 2500 závitů, drátu 0,15 mm. Event. rozdíly opravíme změnami seriového kondenzátoru, který může být až 2000 pF. Větší hodnota by způsobila omezení výšek. Také tento doplněk je velmi cenný pro dosažení dobrého přednesu u přijimačů.

Ostatní součásti přístroje jsou běžné a pokud je třeba, jsou uvedeny ve schematu. To se týká zejména síťového transformá-

toru S.T. a tlumivky L3, filtračních kondenzátorů atd. V zapojení je vyznačeno jako čárkování alternativa získávání předpěti pro koncovou elektronku odporem v záporné větvi přívodu anodového proudu. V tomto případě platí čárkování zapojení a součástky, naopak součástky čárkování přeškrtnuté (kathodový kondenzátor a odporník) odpadají. Pamatujme, že při použití cathodového bloku (plně vytážené zapojení) musí být mřížkový svod koncové elektronky Rg spojen přímo na kostru, kondenzátor 0,5 μF tedy odpadá.

Kdo by chtěl výkonnější zesilovač, může použít elektronky AL5, EL5 (EL6 nebo EL12). Změny jsou tyto. Odporník pro předpětí v kathodě 150 ohmů (90 ohmů) 1 W. V.T. bude mít primární 2×1250 závitů drátu 0,20 mm, sekundární týž, vzdach, mezeera týž. Síťový transformátor pro proud asi 80 až 110 mA (podle toho, napájí-li další stupně, event. přijimač), síťová tlumivka 5 až 7 H, 100 mA. Ostatní zůstává.

Naučte se MORSEOVĚ ABECEDĚ


Přes značný rozvoj radiofonie nepoklesl význam Morseových telegrafních značek, neboť telegrafie snáze překonává velké vzdálenosti jednodušším vysílacím zařízením než telefon. V každé řeči se jinak vyslovují jednotlivé hlásky, zatím co Morseovy značky jsou společné pro všechny národy a používá-li se smluvně řeči (kodu), nemůže nastat omyl.

Naučit se dobré telegrafické abecedě není tak těžké, jak si snad mnohý myslí. Řídíme-li se určitými pravidly, osvojíme si při troše pile všechny značky v krátké době. Jest však nutno již z počátku tečky a čárky přeměňovat přímo v hlásky, a ne je psát na papír a pak teprve přepisovat obyčejným písmem. Je výhodné, postupujeme-li podle nějaké učebnice a máme-li příteli, s nímž se srovnáme u klíče. Poměrně snazší je naučit se značky „dávat“, t. j. vysílat, než číst, ale ani čtení není těžké.

K učení kromě učebnice potřebujeme klíč a bzučák. Klíč buďto koupíme, nebo si jej zručný amatér udělá sám. Bzučáky je možné rozdělit do dvou skupin: na elektromagnetické a lampové.

Elektromagnetický bzučák je v podstatě Wagnerovo kladívko, upravené tak, aby vydávalo vysoký stálý tón. (Viz ku př. návod v 12. čísle XVIII. roč. Radioamatéra 1939.) Stiskneme-li klíč K, zní bzučák tak dlouho, dokud na klíč tlačíme. Připojíme-li k takovému bzučáku sluchátka, jak je v schematu naznačeno, zvykneme si na nejčastější způsob přijimu — se sluchátky na uších.

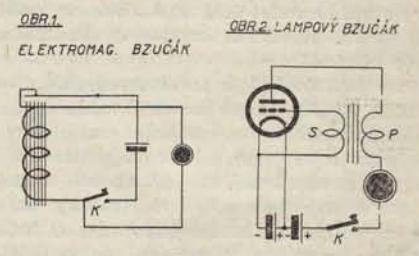Druhý typ, bzučák lampový, je složitější v zapojení, ale jednodušší pro výrobu a proto amatér, jehož dílna neoplývá množstvím nástrojů, jej snáze zhotoví. Má stálý pěkný tón, který můžeme reostatem v kladné větvi žhavení řídit. Jeho hlavními částmi jsou: elektronka a nízkofrekvenční transformátor. Elektronka může být libovolná bateriová trioda třeba i velmi stará. Místo nf. transformátoru může-




me použít dvou cívek ze sluchátek nebo reproduktoru, jedné 1000 a druhé 4000 ohmů. Cívek o menším odporu bude primární, který zapojíme do anodového obvodu elektronky a druhá bude sekundární. Jejich dutinou prostrčíme drátky z měkkého železa. Zapojení tohoto bzučáku je zřejmé s obrázku 2. K žhavení stačí baterie do kapacitní svitlinky a na anodě vystačíme se 4 volty. Při použití dvouvolttové triody můžeme žhnout z dvoučlánkové, kulaté baterie a zbytek srážíme reostatem, jímž zároveň řídíme výšku tónu. Kdo by chtěl pracovat místo se sluchátky s reproduktorem, může zvětšit anodové napětí, nebo přidat ještě jednu triodu jako tónový zesilovač. Pro běžnou praxi je to však zbytečné. Když však bzučák hned napoprvé nezabral, zaměňte buď primární nebo sekundární přívody a hned se ozve ve sluchátkách přijemný tón, který se podobá modulované telegrafii. Spotřeba je velmi malá a tak vystačíme s jednou žhavicí a jednou anodovou baterií na celý kurs.

Klíčujeme hned z počátku rychle, ale zato děláme větší mezery. Slova pišeme vcelku. Postupně tempo zvyšujeme a ani nezpozorujeme, že ovládání klíče se stává lehčím a rychlost je již slušná. Když jednou zjistíme pomocí hodinek, že dáváme bez chyby 80 značek za minutu, bude nás učení teprve těšit a morseovka se nám stane tak běžnou jako latinka. Značky pišeme automaticky, aniž na ně příliš myslíme. Nikdy nevíme, k čemu budeme jejich znalost potřebovat. Na škodu nám jistě nebudou, a proto vám radíme: Naučte se Morseovým značkám.

J. Váňa

• Měnič desek Garrard má proti dosavadním druhům zejména to podstatné zdokonalení, že dovoluje vybrat z vložených desek libovolnou kombinaci.

Máte již SOUPIŠ SVÝCH DESEK?

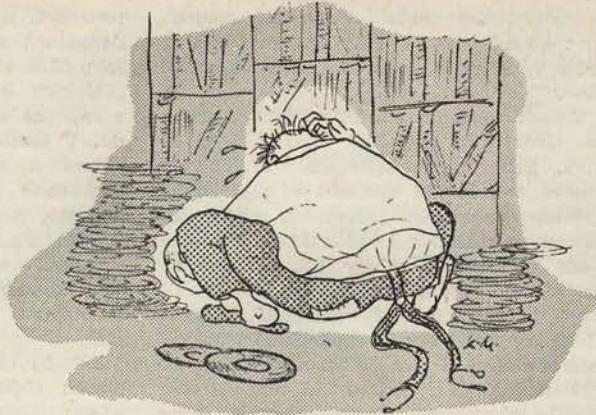

S gramofonovými deskami je to jako s knížkami. Z počátku jde všechno znamenitě. Máte je uloženy na jednom místě a víte vice méně přesně, kde máte kterou hledat. Po nějaké době ze skromné sbírky knížek je však malá bibliotéka a z desek diskotéka. Nevíte již docela přesně, kde máte jednotlivá čísla uložena a do knihovny je nutno vnést rád. Toto dne se zrodí vás úmysl pořídit si katalog či kartotékou nebo oboje.

Tím potřebnější je pořádek ve vaší diskotéce. Knihu je možno totiž vždy snázalezti než desku, neboť kniha má obyčejně hřbet s nápisem a konečně ji poznáváte podle nejrůznějších vlastností, které deska nemá, podle velikosti, tloušťky, barvy, a máte-li knihovnu uspořádanou, tedy také podle oboru. S deskami je to těžší. Nejděli o rozměrnější dílo, jež bývá uloženo v označeném albu, můžete sice desku také hledat podle velikosti (prakticky jen dvou druhů) nebo podle různobarevných nálepek a označení, ale to již musíte vědět, kam máte ve své diskotéce sáhnout, a toto hledání nebývá rychlé a snadné jak je tomu u knih, protože rozpoznávacích dílů je příliš málo a nároky na vaši paměť značně vyšší.

Pozval jste si hosty. Oznámil jste jim, že jim přehrajete různé desky podle jejich vkusu a výběru. Běda vám, nemáte-li svoje desky rádně srovnány a nemáte-li v nich přesný rád! Dodatečně potom litujete, že jste diktátorský svým hostům nevnutil připravený program z toho, co jste si náhodou dal rychle dohromady. Hosté oplývají totiž nápady.

Jeden se zajímá o starou hudbu, druhý o novou. Třetí má rád symfonie, čtvrtý jenom songy. Jedna dáma miluje sopránistky a tenory, jiná má zálibu v klavíru. Jsou na př. návštěvnici, kteří chtějí slyšet jenom violoncello, a konečně poslední, kteří za výkvet muziky považují především „kvartetku“, jako onen nadšený milovník komorní hudby, vykreslený Aloisem Jirákem v románové kronice „U nás“.

V takové situaci vám pomůže jenom listkový katalog čili rádně srovnávaná kartotéka, podle které můžete ihned vyhovět práním svých hostů a která bude prokazovat znamenité služby i vám, až budete hledat kteroukoliv ze svých desek. Snad jste na rozpacích, jak takový listkový katalog sestavit a jak vůbec svoje desky přechovávat. Chceme vám dnes dát několik rad.

Desky je nutno chovat v obalech a chránit je proti prachu a ovšem i proti odřeninám. Pokud je neuchováváte v albech, jsou

před očima stručnou chronologickou tabulkou světové hudby. I když podle stavu vaši diskotéky bude úplnější nebo méně úplná, poskytne vám jakýsi informativní průhled různými vývojovými směry.

Abecední pořadí podle skladatelů postačí ovšem jenom tomu, kdo má jisté znalosti v hudbě a může se také spolehat na svou paměť. Do abecedního pořadí v kartotéce je žádoucno zařadit i názvy provozovaných děl buď přímo s číselným odkazem k desce, nebo lépe ke skladateli. Zapišete si tedy do listkového katalogu tato hesla: „Blaník“, symfonická báseň z „Mé vlasti“, viz Smetana; „Měsíčku na nebi vysokém“,arie z opery „Rusalka“, viz Dvořák; „V podvečer“, symfonická báseň, viz Fibich. Podobně Symfonie e-moll, zvaná z Nového světa, viz Dvořák; „Šeherezáda“, symfonická báseň, viz Rimskij-Korsakov; Nocturno op. 9, č. 2, viz Chopin, „Falstaff“, opera, viz Verdi. Tim vaše hledání bude usnadněno a potom vás také neuvede do rozpaků host, který bude vědět název skladby, ale nikoli jméno jejího tvůrce.

Abecedně byste však měli mít sestaven také seznam umělců nebo uměleckých souborů, kteří nahrávané skladby reprodukuji. I tento soupis vám prokáže dobré služby, a to hned v dvojím ohledu. Reprodukovaná hudba se vám jasně rozdělí na různé obory: na hudbu vokální, na jednotlivé nástroje a na velká díla symfonická, oratoria a operní, a konečně i na hudbu lehkou či tanecní. Pod heslem Jan Kubelík naleznete všechny skladby, reprodukované na počátku i na sklonku jeho kariéry, pod jménem Fedor Šaljapin velký počet desek tohoto basisty, opět ještě v neelektrickém a pak již v elektrických nahrávách, pod heslem Pablo Casals bohatou sbírku desek tohoto umělce, zrovna tak velké koncerty s doprovodem orchestru jako jednotlivá krátká čísla, a pod heslem Arturo Toscanini celou malou diskotéku.

Zasluhuje uvážení, zda chcete zařadit všechny tyto listky do jedné společné kartotéky nebo si pořídit kartotéky tři, kde by byla abecedně srovnána jména skladatelů, skladeb a výkonných umělců. Oboji způsob má svoje výhody.

pro tento účel lepší tvrdé obaly. V takových uchovávají svoje desky velké archivy. Zabalují každou desku jednotlivě a zavěšují je zvláštním zařízením vedle sebe na vodorovný drát. Deska visí vlastní tíží ve svislé poloze a nemůže se ani pokrčit, ani jinak deformovat. Může být podle čísel na listkovém katalogu vždy snadno nalezena a vyňata jednotlivě bez jakéhokoli přenášení desek ostatních. Pro jednotlivice je ovšem toto dobré zařízení málo vhodné. Je především dosti nákladné a vyžaduje také hodně místa, kterého málo kdo z nás má ve svých bytech nadbytek. Většina milovníků desek se spokojí tedy s uschováváním desek buď v plátených nebo papírových albech nebo v příručních kufřících. Desky totiž mají být uloženy ve svislé poloze a k tomu se jak alba, tak kufříky výborně hodí. Alba je možno stavět volně vedle sebe jako knihy, kufříky rovněž, a ukládat je podle možnosti v místnosti se stejnou temperaturou, raději nižší než vyšší. Alba si vybírejte jednoduše, s dobrými, trvanlivými, rovnými deskami a s vložkami, v nichž jsou vložené desky chráněny proti vypadnutí i proti prachu překlápiči usávěrkou z papíru. V kufřících je nutno desky uschovávat v původních obalech. Proti albům mají tu výhodu, že desek je možno do nich složit větší počet, takže v diskotéce můžete šetřit místem, ale také nevýhodu, že desky se hůře hledají a vyjmají.

Základem listkového katalogu bude abeceda a čísla desek. Každou desku musíte mít zapsanou v kartotéce a podle jejího označení v kartotéce, nejlépe pořadového čísla, jí pak najít v albu nebo kufříku. V jednotlivých albech a kufřících můžete mít jako pomůcku vlopeny rovněž seznamy desek tam složených a eventuálně pro rychlou orientaci si je označte nápisy i na hřbetech.

Jako základ abecedy je možno nejspíše doporučit soupis podle skladatelů od a do zet a stejně podle abecedy řadit i jejich díla. Budete-li tedy hledat desky „Vltavy“, musíte si v kartotéce nalézt heslo Smetana. Budete-li hledat arii purkrabího z „Jakobína“, sáhnete po listech s označením Dvořák a hodláte-li se potěšit dechovým kvintetem „Mládí“, najdete si jméno Janáček. Tato cesta je nejschůdnější a stává vám před oči rázem to hlavní — tvůrce skladby. Ze své kartotéky tedy především zjistíte, kteří skladatelé jsou ve vaší diskotéce zastoupeni a kterými skladbami. Nebude jistě na škodu, poznamenáte-li si na listek s jejich jménem rok narození a úmrtí. Budete tak mít



„Tak už ji nesu...“

Chcete-li mít zvláště rychlý a instruktivní přehled svých pokladů pro svoje hosty i pro sebe, můžete si zvláště pořídit abecedně sepsaný seznam skladatelů s příspisy nahraných děl a také soupis jednotlivých druhů hudby, ve kterém byste si podle svého rozvrhu, přihlížejíce k rázu své diskotéky, zapsali pohromadě: symfonie, oratoria, opery, dále komorní hudbu: dua, tria, kvarteta, kvinteta a j., a konečně sоловou hudbu instrumentální (housle, violoncello, klavír, flétna, klarinet, lesní roh, harfa a j.) a vokální (sоловý zpěv s průvodem orchestru nebo jednotlivých nástrojů).

Nedomnívejte se, že vám tím vznikne táz práce tříkrát nebo čtyřikrát. Všechno záleží na dostatečně podrobném vyplnění základního listku pro kartotéku, na kterém bude zapsáno vaše pořadové číslo desky. Listky v druhých skupinách již nemusí být tak podrobné, ovšem číslo na nich musí být uvedeno. Můžete potom svou desku vyhledávat s různými hledisek. Voleme si za příklad Glazunovův houslový koncert! Zapsání desky do ústkového katalogu by znělo:

GLAZUNOV, Alexander (1865—1936):

Koncert a-moll, op. 82 pro housle a orchestr. Hraje Jaša Heifetz a Londýnský filharmonický orchestr (London Philharmonic Orchestra) pod řízením J. Barbirolliho.

Pořadové číslo:

Značka HMV DB 2196/8

Průměr desky: 30 cm

Z tohoto listku můžete si tedy do svého katalogu vypsat dále: do seznamu skladeb Houslový koncert a-moll op. 82, do seznamu umělců, jež máte ve své diskotéce zastoupeny, Jašu Heifetza, a do soupisu instrumentální hudby koncert s průvodem orchestru. Do soupisu svých instrumentálních těles si můžete vepsat London Philharmonic Orchestr a do seznamu dirigentů J. Barbirolliho. U základního listku je si žádoucno poznámenat, že Glazunovův koncert nezabírá všechny tři desky, nýbrž pouze dvě a půl, a že třetí deska na šesté straně je doplněna Glazunovovou meditaci op. 32, kterou hraje rovněž Heifetz. Chcete-li vedle pořadového čísla mit na listku ještě osobní údaje, můžete si poznámenat, kdy deska přibyla do vaší diskotéky. Cenný smysl by na těchto listech mělo sdělení, kdy deska byla nahrána. Poněkud sice pomáhají k orientaci řadová čísla společnosti, jež je dobré na listech zapisovat, často si můžete pomocí poněkud sám, sledujete-li dění na gramofonovém trhu, ale taková snaha je již spojena s určitými potížemi. Neškodilo by, kdyby u větších děl na to gramofonové společnosti myslily a kdyby o tom nevedly jen soupisy pro vnitřní svou potřebu.

Gramofonové společnosti by měly přesných a dostatečně podrobných nápisů vždy dbát. Jinak si nevydávají dobré vysvědčení. Nutno to zvláště důrazně žádat u národa tak hudebního jako je nás. Je důkazem neúcty ke skladatelům a k výkonným umělcům, je-li nahrané dílo neúplně označeno. Je to však také poškozováním vlastních obchodních možností. Převezme-li významná gramofonová společnost v dobách míru matrice desek z Anglie, nesvědčí o přílišné péči, objeví-li se na Dvořák-

PRVNÍ SOVĚTSKÁ GRAMOFONOVÁ DESKA na našem trhu

Tiskařské, nakladatelské a knihkupecké podniky „Svoboda“ získaly generální zařazení původních sovětských gramofonových desek USSR. Tím se konečně octla na našem trhu ruská gramofonová produkce, která u nás byla bohužel málo známá. Prozatím jsme slyšeli pouze několik desek z obsáhlého seznamu a můžeme říci, že jsme kvalitou snímků i materiálu velmi radostně překvapeni.

V provedení Státního symfonického orchestru naslouchali jsme Glinkové „Kamarinské“, ve které jsou skvěle zpracovány motivy ruského tanče. Státní symfonický orchestr hraje tuto půvabnou skladbu opravdu mistrovsky. Strhující temperament, dokonalé frázování, sehranost jednotlivých nástrojových skupin, čistota ve vypracování kontrapunktu a noblesnost podání ukazuje, že skladba je předváděna dokonalým souborem. Uchvatí však nejen provedení, uchvatí především skladatele, jenž jako by symbolisoval zrození genia ruské hudby. Táž skladba byla nahrána svého času německým filharmonickým orchestrem na deskách Polydoru pod řízením dirigenta Melichara. Německé provedení je těžkopádné, zvukově méně nuancované a také hráčsky méně dokonalé. Deska má čísla 8045—8046.

Druhou skvělou ukázkou sovětské gramofonové produkce je deska 10 497—10 498, na které nejlepší ruský houslista David Ojstrach hraje známou „Canzonettu“ od Benjamina Godarda a na druhé straně „Píseň lásky“ od Albenize. David Ojstrach sklidil nedávno zasloužené triumfy na mezinárodním hudebním festivalu v Praze a není tedy potřebí o velikosti jeho houslového umění se rozpisovati. Je dokonale dokumentováno i na této desce. Intonační čistota, skvělé vedení smyčce, vypracování hudebních frází a dynamika skladby, všechno dohromady prozrazuje silnou tvůrčí osobnost. Jest si jenom přát, abychom se

kové „Slovanské rapsodii č. 3“ a na Dvořákově „Legendě“ pouze zmínka „Filharmonický orchestr“ bez jakéhokoli bližšího označení a udání dirigenta. Anglická nálepka této desky je při tom úplná a dovíme se z ní, že jde o „Slovanskou rapsodií A-dur op. 45, č. 3“ a o „Legendu op. 59, č. 3“, jakož i jistě „bezvýznamnou“ skutečnost, že obě díla hraje London Philharmonic Orchestra pod řízením „jakéhosi“ T. Beechama. Podobné neúplnosti budou ovšem sestavovatele listkového katalogu uvádět občas do značných rozpásku, ale jde bohudík jenom o výjimky, protože většina desek je řádně označena.

Čím více máte desek, tím déle potrvá vaše práce a vynoří se při ní asi nejeden problém při čislování, zařadění nebo seřadění. Máte na vybranou, zda chcete svoje desky opatřit pořadovými čísly třeba od 1 do 500 a pak je dávat do alb nebo kufříků podle čísel a označovat si na albech nebo kufřících jenom čísla desek, nebo zda desky chcete roztrídovat a pořádat podle skupin. Tedy: v albu číslo 1

brzy na našem trhu setkali s dalšími Ojstrachovými deskami.

Značnou část seznamu zaujmají pěvecké snímky. Jejich kvalitu jsme si mohli ověřit na desce 12 223—12 224, na které baskista M. D. Michajlov zpívá známou ariu chánu Končaka z Borodinovy opery „Prince Igor“, dobré známost z podání Fedora Šaljapina. Gramofonová deska USSR má tu výhodu, že Končakova arie je zachycena bez jakéhokoliv škrtu. Michajlov ji zpívá sonorním basem, vyrovnaným dokonale ve všech polohách, a se silnými dramatickými akcenty. Šaljapinův příklad založil, zdá se, tradici, neboť nepatrně odchylky od partitury, totiž vydržování závěrečných tónů, přešly ruským zpěvákům do krve. Nelze to přiliš puristicky vyčítat, když se uvádí scénický i pěvecký účinek těchto závěrů. Kdo by si nevpomněl na známý dialog mezi Antoninem Dvořákem a kapelníkem Adolphem Čechem při generální zkoušce na „Jakobína“ v Národním divadle. Učitel Benda tam ve své scéně zpíval nějakou hudební frázi odchylně od znění Antonína Dvořáka a Adolf Čech zpíval jeho Krössinga zarazil, že je to špatně. Tu se však ozval Antonín Dvořák: „Adolfe, nech ho! On to sice nezpívá tak, jak jsem to napsal, ale mně se to takhle víc líbí!“

Dále jsme si mohli poslechnout jednu desku, věnovanou polské hudbě, mající číslo 12 014—12 015. Na jedné straně je nahrána slavná Chopinova Polonéza As-dur, která je svými vojenskými rytmami ze všech Chopinových polonéz nejpopulárnější. Byla také nejednou instrumentována, aby mohla být prováděna i koncertně. Takové orchestrální provedení je zachyceno i na této desce Symfonickým orchestrem pod řízením A. J. Orlova. Skladba je hrána s velkým elánem a dobře odstupňovaným orchestrálním zvukem, zapaluje i zvláště v žestech. Litovat možno jenom toho, že polonéza je pro tento účel zkrácena a že jsou v ní provedeny škrty, které nás ovšem upamatují, že nejkrásněji tato skladba zní přece jenom na klavíru. Druhá strana desky je doplněna známým polonézem pochodem Kościuszkových vojáků, jejichž výzbroj připomíná již název „Pochod Kosinierzy“. Také toto nahráni je velmi dobré.

by byly desky č. 1—12, v albu číslo 2 desky č. 13—24, v albu č. 6 desky č. 61 až 72, v albu č. 21 desky číslo 241—252. Nebo: vás listkový katalog by důsledně vycházel z dvojitého čislování: album nebo kufřík č. I, II, III, IV, V, VI a pod. a k tomu by se vždy připojoval počet desek, takže byste v VI. albu neměli desky č. 61—72, nýbrž čísla 1—12. Přeroste-li počet vašich desek určitý počet, může se vám snadno stát, že je již nebudete mít uloženy v jedné skřini a že vaše poklady budou se podílet o místo v jiném úkrytu vašeho bytu. Možná, že část vašich desek bude v předsíni, část v ložnici a část třeba v kuchyni (neradil bych vám to vzhledem k proměnlivé temperatuře této místnosti a k poměrnému vlhku!), a pak bude žádoucí, abyste si k čislování přibráli ještě označení skupiny, ve které jsou vaše desky uloženy, a poznámenávali si i tyto značky na listky ve své kartotéce, rozumí se za předpokladu, že si značky A, B, C budete v pravém významu pamatovat. Ale k této komplikované katalogisaci se snad nedo-

stanete, neboť až do prve tisícovky můžete svoje desky srovnat v nějaké rozdílné ařacie, a což rádio jest, krásné jest, ale vyžaduje to hodně výtrvalosti i odírkání jiných pozemských rozkoší, takže dalšími radami vás již nechceme zatěžovat. Budete-li mít jednou přes tisíc desek, budete jistě odborníky i v katalogizaci a poradíte snad z vlastní osvědčené zkušenosti jak čtenářům Radioamatéra, tak autorovi tohoto článku.

V. F.

Stravinského balet „Petruška“ opět na gramofonových deskách

Anglická gramofonová společnost Decca nahrála na gramofonové desky známý balet Igory Stravinského „Petrušku“. Toto dílo si dávno dobylo všeobecného zájmu. Neposledním důkazem toho jest, že je již nahráváno po čtvrté. Nejdříve před mnoha lety je nahrála společnost His Master's Voice pod řízením dirigenta Alberta Coatesa, jenž působil dlouho jako dirigent v Rusku. Pak byl „Petruška“ nahrán společností Columbia pod osobním řízením skladatelovým, a konečně jej nahrál Leopold Stokowski s Filadelfským symfonickým orchestrem opět pro společnost His Master's Voice. Toto poslední nahráni bylo technicky nejdokonalejší a jeho barevnost i na desce udivovala. Společnost Decca se nyní podařilo překonat všechna předcházející nahráni. Především je „Petruška“ nahrán bez jakékoli zkratky, t. j. na pěti deskách, kdežto dříve postačily čtyři. Dirigentem díla je Ernst Ansermet, jemuž Stravinskij svěřil různá první uvedení svých děl a i ten často dirigoval „Petrušku“ při nastudování Djagilevova baletu. Orchestrální part hraje London Philharmonic Orchestra, u klavíru je Ernest Christensenová.

Sibeliov Houslový koncert d-moll v novém nahráni

Zmínili jsme se již v předcházejících číslech Radioamatéra, že v Anglii byl k osmdesátinám finského skladatele Jeana Sibelia nahrán znovu jeho Houslový koncert d-moll op. 47. Sólistkou je Ginette Neveu, známá nyní dobře pražskému obecenstvu ze svých vystoupení na letošním mezinárodním festivalu, a doprovází ji Philharmonic orchestra pod řízením dirigenta Waltera Süsskinda. Měli jsme možnost poslechnout si tyto desky a ověřit si na nich, jaký pokrok udělalo nahrávání gramofonových desek v Anglii. Ponechme stranou, že Ginette Neveu nepřekonala ani snad nemohla překonat dřívějšího interpreta Sibeliou koncertu Jašu Heifetze, i když její výkon je přímo obdivuhodný, a pověsiměme si jenom zvukové stránky snímku. Její housle znějí sonorněji než u Heifetze, jejich barva, zvláště ve výškách je přirozenější, a tak jejich tón se nese nad orchestrem vítězne i v nejtěžších pasážích. Angličtí technikové se tu arci mohli opřít o zkušenosť z prvého nahrávání s Heifetzem. Velký rozdíl je však v orchestrálním nahráni, které vychází monumentálně i při tom jasněji. Ukazuje se to krásně v orchestrálních mezihrátech první věty a při instrumentálním opakování houslového parti orchestra ve větě druhé. Nahrávací technika na západě udělala zjevně velký skok kupředu.

ROZHLAS NA UKV dosáhl v posledních letech v USA neobyčejného rozmachu. Zračí se to i v posledních normách Radio Manufacturers Association (RMA). Pod číslem 163 byla pro všechny ukv. přijimače-superhetery normována mezfrekvence 10,7 Mc/s; pro televizní přístroje doporučuje norma č. 165 pro zvuk mezfrekvenci 21,25—21,9 Mc/s a pro obraz 26,5 a 27,15 Mc/s. Impedance nestiněné přivodní linky od antény televizních přístrojů byla stanovena na 300 ohmů (norm. č. 164).

-rn-

RADIOTECHNICKÝ PRŮMYSL VE FRANCII

Na začátku války vyrábilo se ve Francii asi 770 000 přijimačů ročně; z toho 16 podniků vyrábělo ročně více než 15 000 přístrojů, 44 vyrábělo 4000 až 15 000, 81 podniků 2000 až 4000, 25 podniků 1000 až 2000, ale plných 496 firem produktovalo méně než 1000 ročně. Ještě v roce 1942 bylo v počtu 1375 podniků, zabývajících se výrobou radioelektrickou, 703 řemeslníků. Jak je naproti tomu tento průmysl ve Spojených státech soustředen do velkých podniků je patrné z toho, že tam připadá na jednoho výrobce průměrně 38 000 přijimačů ročně, kdežto ve Francii jen 670 přijimačů. Podobně je tomu v radiovém obchodu. Speciální obchody s radiovými potřebami se začaly množit teprve krátce před poslední válkou, a to ještě prodávaly sotva polovinu zakoupených přístrojů; druhá polovina byla prodána neodbornými elektrotechniky, garážmistry, obchody s hudebními nástroji, hodináři nebo obchodními domy.

Lépe soustředěná je ovšem výroba odborného materiálu pro vysílací stanice a výroba lamp; Zabývá se jí asi tucet firem, z nichž více než 90 % zaměstnává více než 100 dělníků.

Rozšíření výroby mělo za následek specializaci ve výrobě součástek. Dnes se jí zabývá 240 podniků, z nichž více než tři čtvrtiny jsou v okolí Paříže. Jsou to většinou středně velké podniky, které dodávají pro konstrukci a opravu součástky a potřeby stále precisičejší a kvalitnější, vyžadující specializované zaměstnance a jemné nářadi.

Jaká je dnes situace na francouzském

radiofonickém trhu? Jeho vyhlidky jsou jistě zajímavé. V posledním roce před válkou se prodalo asi 800 000 přijimačů za rok. Koncesí rozhlasových bylo tehdy něco přes 5 milionů. Podle přihlášek z roku 1945 vzrostl tento počet za pět let, v nichž byla výroba omezena, jenom o 232 000. To tedy znamená, že dnes používané aparáty jsou hodně zastaralé.

Těchto 5 milionů přijimačů pro 40 milionů obyvatel znamená jeden přijimač na osm obyvatel čili jeden přijimač asi na dva odběratele elektrického proudu, jichž jest 10,7 milionů. Pokud se týče hustoty radiových přijimačů jest Francie nejen za Spojenými státy, kde připadá jeden přijimač na 3 obyvatele, nýbrž jest předstížena i Švédskem, Anglií, Německem, Svýcarskem a Norskem.

Radioelektrická výroba získá pravděpodobně v blízké budoucnosti nové odbytové možnosti: nemluvě o technice radaru, jest možno počítati s objednávkami radiofonickeho zařízení pro automobily a s důsledky nepochyběně blízkého rozvoje televise. Pokud se týče okamžité výrobní kapacity, je třeba mít na zřeteli, že radioelektrický průmysl potřebuje sice velmi různé suroviny, avšak jen v malém množství; rovněž jeho strojové vybavení spotrebuje poměrně jen málo energie. Proto není tento průmysl postižen celou řadou nesnází, které zdržují oživení v jiných oborech.

I zahraniční obchod, který před válkou vykazoval 90 000 vyvezených přístrojů (proti 120 000 dovezeným), má, jak se zdá, možnosti příznivého rozvoje.

(Podle Henri Jeanmaire.)

Svět o nás ví?

Ladenův přehled evropské radiotechniky, otištěný v květnovém Radio News, přisoudil Československu nepříliš lichotivě velmi nízké postavení co do vyspělosti radiového průmyslu. Malý stát, jako je nás, nedorostl ovšem zatím rozměrem a hloubkou své produkce svých západních soupeřů, je však mimo diskusi sice tečnost, že v běžných oborech, na př. ve výrobě přijimačů a zesilovačů, vysilačů i součástí, zaujimali jsme čestné místo a to i ve srovnání se státy nejprodiktivnějšími. Své stanovisko vůči referentu Radio News jsme osvětlili již v předchozím čísle t. l. v rubrice „Obsahy časopisu“. IV. odbor ministerstva informací odeslal však přímo vydavateli jmenovaného listu obsáhlou zprávu o stavu radiotechniky v Československu, aby umožnil podrobnější a hlavně správnější poučení americkým čtenářům. Z této zprávy, která se opírá o úřední statistiky, vysvítá, že naše továrny vyrábely před válkou 120 až 170 tisíc přijimačů ročně, což je zhruba 12 až 17 procent počtu rozhlasových koncesionářů a bohatě stačilo ke krytí jeho ročního přírůstku i k náhradě přístrojů zestárlých. Na rozdíl od méně autora onoho přehledu se zjišťuje, že krystalové přijimače se již leta skoro nepoužívají a průmyslově nevyrábějí (učí se na nich, jak víme, jen začátečníci-radioamatéři). Řada velkých továren i speciálních menších podniků vyrábí vedle

přijimačů i jakostní zesilovače pro obecní rozhlas, film, školy, dále měřítko přístroje, vysílače atd. I pro naše čtenáře je zajímavé zjištění, že máme dnes téměř půl-druha milionu platicích účastníků rozhlasu (přesně 1 470 000), což je přibližně 10 procent všeho obyvatelstva; stojíme tedy po stránce rozhlasové spotřeby po boku nejpokročilejších západních států. Pro dobu poválečnou máme připravenu výrobu 200 000 kusů t. zv. národního přijimače, (což je, jak se tu nás čtenář po prvé dovidá, superhet s šesti elektronkami a čtyřmi vlnovými rozsahy), jež má být uskutečněna v nadcházející sezóně. Po stránce náročnosti našich posluchačů opravuje min. informací názor R. N. tak, že by tu sotva uspokojil většinu zájemců dodavatel nejjednodušších přijimačů s jedním až dvěma obvodů a s omezenou selektivností, kde by cena byla závažnějším činitelem než jakost. (Víme všichni, že v posledních letech před válkou přístroje s přímým zesílením — dvoulampovky a třílampovky — téměř vymřely, a jen válečný nedostatek a svépomoc našich amatérů vypovolal dočasné zvětšení počtu těchto přístrojů v našich domácích stotech.)

Příjemnému Američanu zůstává ovšem Československo malým státem s malými možnostmi ve srovnání s jeho vlastí. Chápeme proto, dostává-li o něm poučení stručné, nemělo by však být do té míry nesprávné, jak je obsahuje zmíněný článek.

P.

NA VŠECH VLNÁCH

Odpolední poslech rozhlasu na krátkých vlnách

Posilám tabulkou krátkovlnných stanic v pořadí, jak jsem je zachytily na třílamp. přijímač Trio Koncert Telefunken.

Na tomto přístroji nemohu přirozeně zjistit ani přibližnou frekvenci, na které uvedené stanice vysílají, a nejsem si také zcela jista, že pořadí zde uvedené je správné.

Prosím Vás, abyste tuto tabulkou zaslali Vašemu referentu a upozornili na podtržené stanice, o kterých dosud ve Vašem časopise nebylo referováno.

Upozorňuji ještě, že jsem poslouchala vždy jen v odpoledních hodinách, takže mi nejsou známy stanice, které vysílají ráno nebo pozdě večer.

S pozdravem Helena Helfertová.

Stav: 10. VII. 1946. Čísla vlevo udávají ev. zjištěnou délku vlny v metrech.

- Moskva (14.30—14.50 franc.)
- Moskva (12.30 něm., 14.30 angl.)
- Delhi (14.30)
- London (Pacific Service — 11.00)
- London (hindustan — 11.00)
- Paris (14.00—16.00)
- Moskva (14.30 ruský)
- 19.74 Paris (14.00—16.00)
- Schenectady WGEO (12.00, 15.00 český)
- Moskva (17.00)
- 19.79 Delhi (15.00 zprávy, 15.15)
- Nederland PCJ (15.00)
- Stockholm (v neděli 11.00)
- London (14.30)
- 19.91 London (14.30 český)
- 25 Moskva (16.15)
- London (11.00, 17.15)
- London (15.00 český)
- Moskva (17.00 ruský)
- 25.25 Alžír (12.00—15.30)
- Moskva (17.00 pro Jugoslavii)
- 25.27 Delhi (17.15—18.00)
- 25.32 Paris (18.00—18.30 pro Madagaskar)
- London (17.30—19.00)
- Moskva (17.30)
- London (17.30—18.00 francouzsky)
- 25.45 Alžír (15.30 něm.)
- London
- Stockholm (12.00 v neděli bohosl.)
- Paris (18.00—18.30 pro Madagaskar)
- London (18.30 něm.)
- Moskva (18.30 něm.)
- Moskva (14.20 angl.)
- 27.86 Stockholm (16.00, 20.00)
- 30 London (20.00)
- Moskva (18.30—19.00 něm.)
- Mitteldeutscher Rundfunk (18.00, 19.00)
- Moskva
- London (18.15—19.00 něm.)
- 31 Delhi (18.15—19.45, 20.00)
- Radio Australia (17.30)
- London (12.15 polsky, 17.45 něm.)
- Delhi (17.45—18.00 angl.)
- Radio Australia (17.15—17.45)
- Singapur, Radio Malaya (17.30—17.45, v neděli 18.00 instr. pro BBC)

- Warszawa (16.30—17.15 v neděli)
- London (15.00 česky, 16.00—18.00, 18.00 něm., 17.30 ital.)
- Radio Diffusion française (15.00)
- Oslo (14.00 meteorolog. hlášení, 14.05 zprávy, 14.15)
- Bern (14.15 franc., 14.30 něm.)
- London (8.30)
- Moskva (16.00 něm., 20.00)
- Moskva (18.15 něm.)
- 31.56 Beograd (14.30 český)
- London (18.30 franc.)
- Moskva
- 37.7 Le Poste Rumanie (14.45—15.00 franc.)
- Švýcarsko (Bern?) (14.15—15.00 v neděli, 14.30 něm.)
- 35 Radio For. Nordwelk (Am. Army Radio)
- 41 Moskva (19.00)
- British Rad. For. Nordwelk
- London (14.00)
- London (14.15—14.30 něm., 18.00 katol., vysíl. něm.)
- Moskva (17.30—17.45 ital.)
- London (14.30 franc.)
- London (14.30 franc.)
- 48 Genève (20.15, 19.30—20.00)
- Baden-Baden (20.00)
- Wien (18.15)
- Lausanne (11.15—12.00 v neděli)
- 49.18 Beograd (19.15—19.30 český)
- Moskva (18.15 polsky)
- Frankfurt, Am. Forc. Nordwelk
- Berlin (18.00)
- London (8.30 pro Rakousko)
- Moskva (18.45 — Kyjev?)

Nové vysílání doby Kanady

V relaci kanadského rozhlasu v 21.00 h. zaslechli jsme zprávu o změně doby vysílání pro ČSR.

Od 28. VII. vysílá (SELČ):
18.00—18.30 CKLX 19.88 m
CKNC 16.84 m
21.15—21.45 CKLX 19.88 m
CKNC 16.84 m

Přijímač: Superhet (ECH 4, ECH 4, EFM 1, EBL 1).

Příjem stanice CKNC: dobrý, silný únik.

Zdeněk Zachystal, Otto Wiesner, Hradčany u Písku. Podobnou zprávu dodal J. Novák, Praha.

Jugoslávské rozhlasové stanice

Cervencové číslo záhřebského časopisu Radio uvádí tento přehled nynějšího stavu jugoslávských rozhlasových stanic:

Lublaň, 519 kc/s, 578 m, 1 kW (Kranj): Lublaň, 536 kc/s, 559,7 m 0,7 kW, (u Lublaně)
Sarajevo, 601, kc/s, 499,2 m, 2 kW
Záhřeb I, 629 kc/s, 476,9 m, 10 kW
Bělehrad I, 686 kc/s, 437,3 m, 20 kW
Skoplje, 704 kc/s, 426,1 m, 2 kW
Rijeka, 767 kc/s, 391,1 m, 0,7 kW
Bělehrad II, 1086 kc/s, 276,2 m, 2,5 kW
Záhřeb II, —, 247 m, 0,05 kW
Maribor, 1222 kc/s, 245,5 m, 5 kW
Osijak, 1303 kc/s, 230,2 m, 0,4 kW
Cetinje, 1375 kc/s, 218,2 m, 0,2 kW
Dubrovnik, 1420 kc/s, 211,3 m, 0,2 kW.

Kanada volá Československo

Kanadská rozhlasová společnost (CBC) připravila československý posluchačům již několik přijímcích překvapení. Jednak je mile překvapila vysokou úroví svých českých a slovenských pořadů, které vysílá denně od

18.00 do 18.30 a od 21.15 do 21.45 našechnou sestavou stanicemi CKNC (17,82 Mc/s = 16,84 m) a CKLX (15,09 Mc/s = 19,88 m), jednak sličným a přehledným šestijazyčným programem, který každý měsíc zaslává svým posluchačům. Hádejte, na kterém místě je český text (s pečlivě doplněnými háčky a čárkami) mezi cizími jazyky? Na prvním. Hned po anglickém a francouzském, které jsou úředními a obecnějšími jazyky v Kanadě. Chcete-li také dostávat od CBC tento program, napište si na adresu: CBC International Service, Czechoslovak Section, 1236 Crescent Street, Montreal, CANADA. Podáte-li jim zprávy o přijímcích podmínkách a vyslovíte-li svá přání a připomínky k obsahu pořadů „Kanada volá Československo“, uděláte jistě velikou radost panu M. Dudákovu, který československé vysílání vede.

-rn-

Nový rekord amatérského vysílání

Cervencové číslo OST oznamuje nový a hned dvojitý amatérský rekord: nejkratší vlny a zároveň největšího dosahu s ní. Je to spojení W1LZV/2 s W2JN/2, které dosáhl 5. května t. r. spojení s vlnou 3 cm (10 000 Mc/s) na vzdálenost 3,2 km. — Další úspěchy amatérské činnosti byly: spojení na 2300 Mc/s (13 cm) na vzdálenost 1,1 km, spojení na 420 Mc/s (0,715 m) na vzdálenost 27,2 km.

Sovětskí amatéři opět vysílají

Přes britský časopis Wireless World dochází zpráva o obnovené činnosti sovětských amatérů vysílačů na pásmech 160, 40, 20, 14 a 10 metrů. Někdejší časopis RADIO FRONT, jehož obsah jsme zde otiskovali již před válkou, a který za války nevycházel, začal opět vycházet pod názvem RADIO.

• Dva zajímavé dálkové rekordy zaznamenává květnové číslo Radio Craft. Malá FM přenosná stanice na americké lodi USS LC1 1000 kotví u Jamajky uskutečnila na 45 Mc/s spojení s pokusnou stanicí ve Winnipegu v Kanadě, tedy na vzdálenost 4000 km. Druhý rekord vytvořili na pásmu 5500 Mc/s amatéři W6BMS a W2LGF, kteří navázali fotonické oboustranné spojení na vzdálenost 50 kilometrů. V přístrojích bylo použito parabolických reflektorů a reflexních klystronů.

• Zájem o fm. vysílání stoupí v USA tou měrou, že Federální komunikační komise (FCC) svolala konferenci 84 výrobčů přijímačů a nařídila na dodávku skoro 2 milionů fm. přijímačů pro civilní potřebu. Současně byly povoleny další fm. vysílače, takže v pásmu 100 mc/s vysílá nyní již 843 fm. stanice.

-rn-

• Patronka nejpopulárnějšího jména, svatá Anna, oslavila letos svůj památný den půvabnou polární září, která byla očekávána jako průvodní zjev rozsáhlé sluneční skvrny. Tento krásný a pro obyvatele mírných a teplých pásům vzácný přírodní úkaz doprovodily však tak důkladné atmosférické poruchy, že v noci na 27. července byl mnohde zcela znemožněn rozhlasový příjem. Řada poslechových záznamů byla toho dne zahájena i uzavřena jedinou stručnou větou: poslech rušen. Poruchy jsou obvyklým doprovodem tohoto nebeského ohňostroje. Významné datum, v němž k němu došlo, vzbuzuje však podezření, zda se tu sama světice neuvalila opuštěných Anduliček a nevyhnala aspoň na jejich svátek jejich radiotechnikou příliš poselé druhý od přijímačů a sluchátek. Byla-li k tomu oprávněná přičina, pak nechť si dotyční vezmou tuto výstrahu k srdci a pamatuji, že nejen chlebem radiotechnickým živ je člověk...

Z VÝKLADNÍCH SKŘÍNÍ

Pražský radioamatér zažije rozmanitá překvapení. Nikoliv nejmenší z nich bylo, když jsme zahledí za výlohou jednoho obchodu poměrně levné kondensátory v plechovkách, na první pohled zřejmě elektrolytické, s označením $12 \mu F/1500 V$ = a jiný menší, $8 \mu F/1000 V$ = a ještě k tomu se značkou českého výrobce. Jak tu zaplesalo srdce technikovo, který už viděl spolehlivé výkonné zesišovače s výprodejnimi elektronkami z vojenských přístrojů bez nezbytných seriově řazených kondensátorů. Na neštěstí se radost ukázala předčasnou, když jsme se na dotaz doveděli, že jde o kondensátory papírové, vestavěné do „elektrolytických“ nádobek, které se k původnímu použití nehodily, a dále že udávaná hodnota napětí je jen zkusební, čili že jde o kondensátory pro 300 až 500 V. I tak jde však o kondensátory dobré použitelné, zejména k náhradě vadných elektrolytických, jejichž „příspun“ na trh sice již započal, patrně však dosud v omezeném mříži.

Velmi pěkný promítací přístroj naší nové výroby, kterému jsme se obdivovali za výlohou odborného závodu, měl na první pohled patrnou věžnou újmu. Tři páčkové spinače, upevněné těsně vedle sebe, byly každý jiného tvaru. Což se u nás nenašlo výrobce, který by dodával všecky druhy spinačů dokonale provedené a jednotného tvaru? Vždyť jde jen o čtyři hlavní druhy: jednopólový a dvoupólový spinač anebo přepínač.

Úplná inflace knoflíků se jeví v obchodech s potřebami pro amatéry, alespoň v Praze. Zkuste však mezi nimi hledat aspoň jeden jediný tvar, opravdu technicky vkušný a účelný. Na většině je vidět snaha o co možná lacinou výrobu lisovací formy, takže se podobají spíše hlavíčkám od krabiček na pudr než technickému zboží. Věčná škoda materiálu, jehož nemáme nazbyt.

Ze Švýcarska jsme dostali zprávu, že všichni tamní výrobci používají pro synchronní hodiny jednotné společné formy a odlišují výrobky jen barvou a vnitřní výbavou. Švýcarský hodinář, který našemu zpravidla podal tuto zprávu, tvrdil, že synchronní hodiny se ve Švýcarsku vyrábějí jen pro export, protože místní obyvatelstvo dává přednost hodinám „s vlastní synchronizací“ a nechce spolhat na přesné udržování chodu generátorů v elektrárnách. U nás býval, jak je známo, udržován tento chod ve většině sítí s velikou přesností, za války si však elektrárny ulehčovaly poklesem period a jak pozorujeme na svých hodinách, ještě dnes toho občas použijí. Pak ovšem názor Švýcarů plně chápeme.

Z NAŠÍ POŠTY

„Koupil jsem si náhodou dubnové číslo Radioamatéra a sestavil jsem podle návodu bateriovou dvoulampovku do skřínky DKE. Nikdy jsem nic podobného nedělal a byl jsem proto velmi překvapen, když po zapnutí přístroj spustil a hrál čistě a tak hlasitě, že jeho výkon je možné srovnati s malým síťovým superhetem dnešní výroby. Večer zachytím hlasitě i cizí stanice a když Praha skončí vysílání, ozve se řada stanic dalších. Namísto odporu 0,1 megohmu v anodovém obvodě první elektronky jsem zařadil 70 kilohmu a výkon se zdvojnásobil. Také vazba nasazovala silněji. Přijměte mé blahopřání.“

R. Čapek, Praha II.

Pane redaktore!

V 7. čísle Radioamatéra na str. 181, v článku „Bateriová jednolampovka s dvojitou triodou“, je vyslovena pochybnost, zda by dvojitá trioda DDD 25 uspokojivě pracovala na krátkých vlnách. Za svého totálního nasazení měl jsem příležitost shlednout a posoudit činnost malého transceiveru pro vlnu 5 m s jedinou touto elektronkou, který při anodovém napětí 90 V z kapesní anody umožňoval spojení v dosti velkém okruhu, na prvnou viditelnost až 17 km. Věřím, že tato zpráva prospěje zájemcům o využití uvedené elektronky.

M. C., Turnov.

Z REDAKCE

Dovolené našich sazečů a tiskařů způsobil, že se poslední dvě čísla tohoto listu dostala do rukou čtenářů o týden později, než bylo ohlášeno. Předchozí měsíce, kdy jsme termíny vycházení delší čas spolehlivě dodržovali, opravňují nás k důvěře, že toto zdržení bylo poslední, za něž se čtenářům omlouváme.

Jako tisíce jiných věcí, i Radioamatér dokládá všeobecný návrat do mírových dob — svým zevnějškem. Ve chvíli, kdy vyslovujeme naději, že napříště bude jakost tisku, zejména obálky, ale i obsahu na novém jakostnějším papíře podstatně lepší než dosud, nevime ovšem, jak tisk dopravdy dopadne. Soudíme-li však podle vývoje předchozího, nebudem zklamáni ani my ani čtenáři.

Byle lze se nadat plného pochopení, když jsme v předchozích číslech požádali čtenáře, aby s dotazy, objednávkami a návštěvami poshověli v červenci, kdy dovolené naši redakci dočasně vylidnily. Zdržením vydání minulého čísla se však naše žádost dostala do rukou čtenářů opožděně, a tak nás po návratu vitala slušná hromádka dopisů, které tu v letních vechrech čekaly zcela jistě trpělivě, než jejich odesilatelé. Jejich vyřízení bylo první prací po našem návratu, a jejich pisatelé si zdržení jistě sami vysvětlili.

Adresy našich spolupracovníků

Chcete-li se dotázat autora některého článku v Radioamatérovi na vysvětlení nebo mu něco sdělit, odeslete příslušný dopis redakci Radioamatéra a označte sčílením, komu patří (třeba jen značkou nebo zkratkou jména, jak je uvedena u článku, na něž se odvoláváte). Redakce mu jej neprodleně zašle, a to neotevřený. Zádáte-li odpověď, nezapomeňte vložit do dopisu zpětné porto, nebo lépe frankovanou obálku. Tento způsob je obvyklý ve všech novinách a směřuje k tomu, aby autoři měli na vůli zahovat tajnost svého bydliště, nechtějí-li být rušeni návštěvami a pod.

Jde „jen“ o slovo

Casto nacházíme v technických článcích slova o disolovati, odstiniti ve významu kladném; na př. primární vinutí je o disolováno od sekundárního, cívka je dokonale odstíněna a p. Předpona od- však dává slovu význam záporný, opačný, na př. odbarvit znamená zbavit barvy, odstranit znač zbavit ústroje, dále třeba odčiniti, odpojiti; konečně také slovesa odisolovati používané hlavně ve významu zbavit isolace. Prospejme tedy správnosti a ušetříme si zbytečná dvě písmena, budeme-li v kladném významu používat jen slov bez předpony od: choustové obvody budeme raději důkladně stínit a ne odstínovat, vysoké napětí budeme spolehlivě a bezpečně isolovat a ne odisolovávat.

Slůvko normální proniká stále hojněji do technické i obecné řeči v nesprávném významu o b v k l ý, o b y c e j n ý, ač mu náleží původní význam asi podobný, jaký má výraz „normovaný“. Používejme proto označení „normální“ jen tam, kde jde o normu svého druhu, a ne všude, kde jde o věc běžnou, často se vyskytující, obvyklou a pod. Normální může být stav na rozdíl od abnormálního (mimořádného), ač i zde je možné dobré vystačit se slovem českým (obvyklý). Známe také normální elektrotechnický materiál (podle přepisu čs. norem), méně vhodné je však označení normální koncová pentoda EL 3, led a bychom chtěli zvlášť zdůraznit její obvyklý stav, který však obvykle pokládáme za samozřejmý.

Pro velmi vysoké kmitočty se používá v posledních letech obvodů s resonančními částmi podoby dutých válčů. Pokládáme však za příliš pohodlné nalezený výraz „hrncový rezonátor“, protože podoba s hrncem není zvlášť výrazná, a má také zlehčující přídech. Nevhodné by tu lépe označení „rezonátor dutinový“, jehož bylo již také použito?

K PŘEDCHOZÍM ČÍSLŮM

V návodu na komunikační bateriovou jednolampovku je v plánu a schématu uvedena kapacita kondensátoru Ca 1000 pF, zatím co seznam součástí obsahuje údaj 3000 pF. Obě hodnoty jsme zkoušeli a obě také vyhovují, až na to, že menší dává někdy příliš tvrdé nazaváni zpětné vazby. Představují zhruba meze, v nichž Ca můžete volit.

Standard k měření zvukového tlaku

Firma Massa Lab., Inc., uvedla do prodeje přesný přístroj k měření absolutního akustického tlaku vzdachu. Přístroj má vysokou akustickou impedanci, malé rozměry, velké rozpětí dynamiky a plochou kmitočtovou charakteristiku. Chvějový systém je fízen pružností a je nalaďen nad 30 000 c/s, takže citlivost nezávisí na kmitočtu. RN.

• Federal Telefon and Radio Corporation staví podle návrhu svých techniků první „rozhlasovou věž“ na světě. Ve věži bude 12 fm-vysílačů, šest barevných a čtyři černobílé televizní stanice, policejní rozhlas, stanice pro bezdrátové spojení s jinými městy a veškerá pomocná zařízení, jakož i výzkumné laboratoře. Na věži budou potřebné antény a světelny a radiový maják pro leteckou dopravu. Autoři plánu prohlašují, že při dnešním úzasném rozmachu radiotechniky jsou „radiové věže“ nejen nejvýhodnější, ale i nejhodopárnější řešením rozhlasové služby. -rn-

• Volání amerických posluchačů a amatérů po „lidovém“ komunikačním přístroji vyšla vstřícná znamá Hallicrafters Radio Comp, svým novým modelem S-38. Ačkoliv přístroj stojí jen 40 dolarů, má skoro stejnou výpravu, jako velké komunikační přijímače. Ve čtyřech rozsazích obsahne frekvence 0,54 až 32 Mc/s, má dvě stupnice, jednu přesně cejchovanou v Mc/s a druhou pro roztážení (elektrické) nastaveného pásma. Pro příjem telegrafie je vestavěn záznějový oscilátor a účinný omezovač poruch (diiodový) zajišťuje příjem i za nepříznivých atmosférických nebo místních podmínek. Přístroj má celkem 6 elektronek (směšovač 12SA7, mf. zesilovač 12SK7, detektor a nf. zesilovač 12SQ7, záznějový oscilátor a omezovač poruch 12SQ7, koncový zesilovač 1,6 W mod. 35L6GT a usměrňovač 35Z5GT), může se připojit na ss. nebo str. sif 105 až 250 V a je celý i s reproduktem vestavěn do úhledné ocelové skříně. -rn-

NOVÉ KNIHY

DALŠÍ PŘEHLED VOJENSKÝCH ELEKTRONEK

Technické zprávy fy E. Fusek, Praha II, Václavské nám. 25, obsahují data a charakteristiky německých vojenských elektronek: RV 12 P 2000, RV 2,4 P 700, RL 12 P 35, LV 1, RL 12 P 10, RG 12 D 60 a množství dalších typů s 60 zapojeními patek. Sešit drátem šířit má formát A4, 27 listů po jedné straně tištěných a lze jej koupit u prve uvedené firmy za Kčs 20,—.

PŘEHLED DAT ELEKTRONEK

Podrobná data a zapojení patic všech běžných elektronek evropských i amerických, starších i novějších až asi do r. 1943 obsahuje příručka Universum. Na 194 stranách formátu A4 má všecky hlavní údaje několika tisíc elektronek i zapojení 534 patic. Vázaný výtisk lze koupit za Kčs 220,— u ing. St. Raaba, Praha II, Římská 4.

OBSAHY ČASOPISU

Objednávky a předplacení zahraničních časopisů.

Opět si můžete předplatit zahraniční listy za původní ceny prostřednictvím každého poštovního úřadu, nebo v ústředí této novinové služby, v Praze II, hlavní pošta, I. posch., dveře 142, tel. 301-39. Soupis časopisů i ceny předplatného jsou zde volně přístupny. Zatím je přijímáno předplatné od 1 do 12 měsíců časopisů švýcarských, dánských, norských, švédských, vbrzku ruských i francouzských, po jednodání podmínek též anglických a amerických. Povolení a pod. odpadá. Poměrně vysoký, s hlediska náklupu výhodný kurs Kčs usnadňuje využití této služby i méně zámožnému soukromníku. Také naše podniky ocení výhodu jednoduchého řízení a levného získání zahraničních časopisů, jejichž studium bude živoucí mizou našim technikům. PVV

KRÁTKÉ VLNY

Č. 6, červen 1946. — Zatímni koncesní podmínky pro pokusné radiotechnické vysílaci stanice (dodatek v č. 7). — Přijimač pro pásmo 1—10 m. — Elektronkový vlnoměr-monitor. — Omezovač poruch se seriovou elektronkou. — Anteny pro přijimač. — Zapojení usměrňovače, pokr.

Č. 7, červenec 1946. — Oscilátor dynatronový a transistronový. — Vibrační měnič. — Absorpční kroužek. — Absorpční vlnoměr pro 1,7—85 Mc. — Kondenzátorová dekáda. — Zapojení usměrňovače, dök. — Oscilační obvody pro velmi krátké vlny.

SLABOPROUDÝ OBZOR

Č. 1/2, leden 1946. — Teorie čtyrpólu, prof. Ing. Šubrt. — Příspěvek k měření malých el. veličin, Ing. J. Bednářík. — Napájecí vedení jako impedanční transformátor, Ing. J. Beňa. — Vibrátor se sinusovým tvarom křivky, Ing. L. Pravenc. — Řešení seriového res. obvodu poměrnou resonanční křivkou (podle F. E. Terman, Radioengineering). — Projekční systémy televizní (Electronics, květen 1945). — Přehled radiotechnických zbraní spojenců, Ing. Vavřín.

Č. 3/4, únor-březen 1946. — Měření malých výkonů st proudem, Ing. dr. V. Hlavsa. — Slaboproudý translátor, Ing. V. Müller. — Zesilovač pro velmi nízké kmitočty, B. Carniol. — Radiotelegrafie s velkými telegrafními rychlostmi (Wireless World, červenec 1945). — Charakteristika transientních pochodů v elektroakustických přístrojích, Ing. C. J. Merhaut. — Cyclodos, cyclophon, nové použití kathodového přepojovače; Image orthicon, Ing. J. Bríza. — Nomogram I pro navrhování filtrů, J. Borst.

RADIO

Č. 7, červenec 1946, Jugoslavie. — Bat. třílampovka pro kv s neladěným vstupem. — Šestelektronkový amatérský superhet s am. elektronkami, pro krátké vlny. — Usměrňovač pro napájení přístrojů. — Úprava amatérských voltmetrů, Ing. R. Galič. — Dvoulampovka do přírody. — Pokusy s prvním přijimačem pro začátečníky, K. Kranjc. — Stabilisátor z obyčejných doutnavek, R. Stojanovič. — Nomogram pro výpočet transformátoru. — Data elektronk. řady K. — Přehled jugoslávských vysílačů.

LA TÉLÉVISION FRANÇAISE

Č. 14, červen 1946, Francie. — Isoskop, snímač obrazu s pomalými elektrony, pokr. — Obraz a zvuk jedinou nosnou vlnou v anglických i francouzských laboratořích. — Umělá sítnice, k současnemu přenosu všech obrazových prvků. — Q-metr s přímým čtením (v podstatě podobný přístroji National Co.). — Úvahy o energii, L. Chrétien. — Stavba televizního přijimače. — Barevná televize soustavy CBS, dok. — Televise s 1000 řádkami, krátké vlny a příjem, R. Aschen. — O rozmanitých druzích radaru.

L'ONDE ÉLECTRIQUE

Č. 229, duben 1946, Francie. — Základní fyzikální vlastnosti velmi krátkých vln, P. Grivet. — Cívky s železovým jádrem, různé vlivy, které působí ztráty, zjištění optimálního kmitočtu, I. Avanesoff. — Kmitočtová modulace, I. Technika a použití, II. Přijimače, P. Besson.

Č. 230, květen 1946, Francie. — Použití rozměrové analýzy pro elektronky, pracující při velmi vysokých kmitočtech, trioda, Lehmann. — Základní fys. vlastnosti velmi krátkých vln, dok., P. Grivet. — II. Technika přijimače pro kmitočtovou modulaci, III. měření při kmitočtové modulaci, pokr., P. Besson.

LA TSF POUR TOUS

Č. 211, květen 1946, Francie. — Podrobnosti o radaru, R. Méchin. — Použití osciloskopu s obrazovkou, R. Tabard. — Návrh a stavba čtyrelektronkového superhetu s využitím lad. indikátoru jako detektoru (mfížka zapojena místo diody, anoda blokována k zemi kond. 0,1 uF) a zesilovače s velmi výrným přednesem, L. Chrétien.

Č. 212, červen 1946, Francie. — Osciloskop s obrazovkou, P. L. Courier, R. Bramerie. — Návrh a stavba zesilovače s velmi výrným přednesem, L. Chrétien. — Přímo zesilující dvoulampovka pro začátečníka, G. Mousseron. — Podrobnosti o radaru, R. Mechlin.

COMMUNICATIONS

Červen 1946, USA. — Laděné obvody pro nejvyšší kmitočty, F. C. Everett. — Preventivní ochrana rozhlasových stanic, C. H. Singer. — Isolovaný drát a kabel v dnešní komunikační technice, A. P. Lunt. — Elektronky s velkým výkonem pro největší kmitočty, W. W. Salisbury. — Přenosové linky jako filtry, L. R. Quarles. — Vysílače pro kmitočtovou modulaci s fázovými modulátory, N. Marchand. — Návrh cívek pro velmi vysoké kmitočty, A. H. Meyerson.

OST

Č. 6, červen 1946, USA. — Výkonný dvoustupňový amat. vysílač pro čtyři pásmá s krystalem a tetrodami, D. Mix. — Miniaturní elektronky v konvertoru pro 6 m, výstup 10,5 Mc/s, R. W. Houghton. — Přehlídka poválečných přijimačů, Hammarlund HQ-129-X. — Mobilní stanice pro 50 a 28 Mc/s, E. P. Tilton. — Fyzikální vlastnosti dlouhých anten (kosootvěrcené a typu V), W. van B. Roberts. — Měřič síly pole pro velmi vysoké kmitočty pro zkoušení antény, D. C. Summerford. — Zahájení na 420 Mc/s, W. F. Hosington. — Odstranění parazitních kmití zkrácením spojů u res. obvodu pro vysílače, G. W. Shuart. — Mf zesilovače v televizních přijimačích, praktický návrh vazebních obvodů s širokým pásmem, M. H. Kronenberg.

Č. 7, červenec 1946. — Zlepšený způsob příjmu nemodulované nosné vlny, D. A. Griffin, L. C. Waller. — Dvoustupňový vysílač pro začátečníka, na dřevě nebo kovu, D. Middelton. — Vysílače - přijimače a antény pro pásmo 13 cm, A. R. Koch, G. H. Floyd. — Výkonný dvojčinný koncový zesilovač k vysílači pro čtyři pásmá, D. Mix. — Dvojčinný vysílač řízený krystalem, s výkonem 100 W pro pásmo 2 m, C. F. Hadlock, R. S. Hawkins. — Přehlídka poválečných přijimačů, Hallicrafters vzor S-40.

RADIO NEWS

Č. 6, červen 1946, USA. — Varhany s fotolektrickými sirénami, I. R. E. Campbell, L. E. Greenlee. — Vysílač pro 2 m, E. F. Crowell, R. L. Parmenter. — Elektronika ve výrobě potravin, S. R. Winters. — Vstupní zesilovač s možností kompresse i expanse, R. C. Moses. — Přístroj pro vidění v noci, noctovisor. — Vyrábění zvuku na film, S. Kempner. — Antenový dipól, poloháněný motorem, R. J. Long. — Měřič odporu, indukčnosti a kapacity pro amatérské použití, W.

B. Bernard. — Zdroj stálého napětí 6 V s regulačorem, používajícím plynové tetrody 2050, C. C. Springer. — Vibrátorový zdroj pro velké zatížení, M. R. Williams. — Televizní napěťové obvody, E. M. Noll.

ELECTRONIC ENGINEERING

Č. 221, červenec 1946, Anglie. — Technika toroidního vinutí, schémata, snímky a naviječky, F. E. Planer. — Signálový generátor pro televizi, R. G. Hibberd. — Směsi, udávající teplotu změnou barev s barevnými tabulkami a ukázkami použití, G. A. Williams. — Vysílače s kmitočtovou modulací pro policii a podobné účely, schema a hodnoty součástek s podrobným popisem, E. P. Fairbairn. — Mikrofony, III. pokr., S. W. Amos, F. C. Brooker. — Nová dynamická přenoska, podrobný popis (nikoliv návod) přenosky s kmit. char. 30—12 000 c/s, tlak na jehlu asi 13 g, safírová jehla, nasazená v kuželovém uložení (výmenná po 500 deskách).

WIRELESS WORLD

Č. 7, červenec 1946, Anglie. — Popis kom. přijimače brit. letectva, typ R 1155, a návod k úpravám pro civilní použití. — Elektromagnetické vychytování, W. T. Cocking. — Známé-neznámé věci o antenách. — Zkouška toy. 5+1 el. sup. Sobell T 615. — Diferenciující obvod, volba součástek.

Č. 8, srpen 1946, GB. — Budoucnost krátkých vln, T. W. Bennington. — Nová dyn. přenoska (viz Electronic Engineer, ing č. 221 v této hildce). — Námořní rozhlasové zařízení s novým tvarem ozvučnice pro soustředěný zvuk v úzký svazek, P. Hićkson. — Vliv přizpůsobení zážehu na kmitočtovou charakteristiku konc. stupně, A. W. Stanley. — Navigační stanice DECCA, M. G. Scroggie.

RADIO-SERVICE

Č. 29/30, březen duben 1946, Švýcarsko. — Zpráva z veletrhu. — Zapojení nf korektoru, F. A. Loescher. — Základy radiotechniky, 4, materiál a nástroje, P. Charvoz. — Úvod do základů radiotechniky, W. Waldmeyer. — Baťeriová dvoulampovka pro turisty. — Odporové dekády, I. Gold.

RADIO CRAFT

Č. 8, květen 1946, USA. — Učební pomůcka pro znázornění vektorů (na principu stroboскопu), W. K. Allan. — Mnohostranný zkoušeč radiových přístrojů, B. White. — Jednoduchý elektronkový volt- a miliampermetr (s 117L7), E. W. Harding. — Pomočný přístroj pro stavbu směrových anten (RCA). — Stabilisace FM vysílačů, I. Queen. — Výkonný zesilovač s rozhlasovým adaptorem, C. G. Brennan. — Slaďování s pomocí osciloskopu, E. J. Thompson. — Impulsové generátory, J. McQuay. — Soustavné hledání chyb v přijimačích, E. J. Bukstein. — Transceiver pro pásmo 420 Mc/s, I. Queen.

Č. 9, červen 1946, USA. — Stabilisace frekvence fm. vysílačů, I. Queen. — Třípásmový zesilovač, M. Contassot. — Výkonná ukv vysílač trioda 6C22. — Přenosná amatérská vysílač a přijímací stanice, R. F. Scott. — Televizní zesilovače, J. McQuay. — Vysokofrekvenční zdroj vysokého napětí, M. Rhita. — Miniaturní zesilovače s tištěnými obvody. — Televizní zesilovač Sylvania.

Č. 10, červenec 1946, USA. — Jak pracuje elektrický hledač min, E. Leslie. — Přenos tištěných obrazů fm vysílači (facsimile). — Schema a popis vojenského Handie-Talkie, R. F. Scott. — Signální generátor s transistorem, R. E. Altomare. — Vysílač pro 430 Mc/s s 6F4, I. Queen. — Kathodové vázání zesilovače, J. McQuay.

PROCEEDINGS OF THE I.R.E. AND WAVES AND ELECTRONS

Č. 4, duben 1946, USA. — Armádní výzkumy rušení rozhlasu výboji statické elekt-

tříny, R. Gunn, W. C. Hall, G. D. Kinzer. — Vliv deště na šíření 1–3 cm vln, S. D. Robertson, A. P. King. — Šíření 6 mm vln, G. E. Mueller. — Fásová modulace superhetrových měničů, E. W. Herold. — Sdružené impedance, S. Roberts. — Teorie tříčlánkových dipólu, C. W. Harrison. — Vývoj radiotechniky v roce 1945. — Naše nové branice, P. A. Porter. — Nové rozdělení frekvencí (úvaha), P. D. Moles. — Válečné problémy námořní komunikace, J. O. Kinert. — Nové normy.

C. 5, květen 1946, USA. — Podstata navigační methody LORAN, J. A. Pierce. — Aramádní výzkumy rušení rozhlasu výboji statické elektřiny, dokončení, R. D. Kinzer, J. W. McGee. — Poznámky k jednoduchému vzorce pro šíření elektromagnetických vln, H. T. Friis. — Skreslení při mnohonásobných FM přenosech, S. T. Meyers. — Námořní radiové přístroje v druhé světové válce, J. B. Dow. — Studia a kontrolní místořízení rozhlasové společnosti CBS, H. A. Chinn. — Jednoduchý ionizační vakuometr, C. M. Fogel. — Měření na dutinových rezonátorech, R. L. Sproul a E. G. Linder. — Účinnost stínění při radiových frekvencích (měřicí metody), A. R. Anderson. —rn-

C. 6, červen 1946, USA. — Nový způsob fázové modulace v impulsovém vysílání, J. F. Gordon. — Vliv vnějších oscilací na frekvenci oscilátoru („strhávání“), R. Adler. — Televizní zazfízení v létajících bombách ovládaných rádiem, C. J. Marshall, L. Katz. — Kathodově významené zesilovače, K. A. Pullen. —rn-

RADIOTECHNIK

C. 1, květen 1946, Rakousko. — Pod novým jménem vychází bývalý časopis Radio-Amateur. První číslo jsme si mohli prohlédnout a zjištět, že jeho obsah, úprava i autoři, pokud jsou podepsáni, jsou stejně jako v dřívějších dobách. — Získávání a zesilování decimetrových vln, H. S. — Radar, anglo-americká radiová zaměřovací technika. — Vývoj techniky elektronek v posledních letech, J. Ludwig. — Evropská radiotechnika za války, I., elektronky a součásti. — Univerzální dvoulampovka s třemi rozsahy. — Atomová fyzika. — Generátory k proměnám atomového jádra, Ing. F. Kračmar. — Mezníky výzkumu o atomu. — Zprávy rakouského svazu amatérů vysílačů.

PRODEJ · KOUPĚ · VÝMĚNA

Každý inserát musí obsahovat úplnou adresu zadávajícího. Pište čitelně a účelně zkracujte slova.

Cena za otisknutí inserátu v této hlídce: první řádku Kčs 26,—, další, i neplné, Kčs 13,—. Za řádku se počítá 40 písmen, rozdělen znamenek a mezer. Částku za otisknutí si vypočtěte a připojte v bankovkách nebo v platných pošt. známkách k objednávce. Nehonosované inseráty nebudou zařazeny.

RADIOAMATEROM odborně poslouží ERAFON, Bratislava, Gunduličova 1/a. Vyžadejte si ceník skladového tovaru. (pl.)

RADIOMECHANIKA

na opravy radiopřijimačů za výhodných podmínek příjme radio a elektrozávod v severovýchodních Čechách. - Nabídky do adm. t. l. pod. zn. „Co-nejdříve“

Koupím lampu DAH 50. Jaromír Gavenda, Valašské Meziříčí, Hrachovecká 687. (pl.)

Koupím el. UCL 11, UBL 11, prodám amp. 50 A=, Kčs 400,—. Jar. Navrátil, stud. Tišnov 743. (pl.)

Koupím lampy DL25, DAC25, DCH25, DF25, omezovací 1904, též vyměním různé radiosoučástky. Karel Lacina, Praha-Michle, Táborovská 89/121. (pl.)

Prodám: 2 buzené repr. s kompl. buzením, 1 radio dvoulamp. amat., 1 krystal. mikrof., 4 gramopřenosky, 1 trafo pro zesil. 100 mA a jiné drobnosti v ceně 1000 Kčs, dále 10 radiolamp, vše dohromady za 3000 Kčs. Stan. Zeman, Bakov n. J., Husová 337. (pl.)

Prodám vysílač pent. RS383, LS50, LV1, RV2P800, usměr. pro vysílače RGQ10/4, stabilis. STV 280/80, STV 280/40, STV 1 100/25, DGL 41/35, elektron. 6L7, vše nové, ne použité, za katalog. ceny. Jindř. Magnusek, Čes. Těšín, Ostravská 4. (npl.)

Za sil. synchr. gramom. pro nahr. dám 2 mod. aut. tel. a p. K. Sniegona, Sluknov, Máchova 957. (pl.)

Koupím dobrú elektronku AK 2, A. Ploszek, Ulmanka 43, p. Harmanec, Slovensko. (pl.)

Prod. dyn. repr. Ø 20 cm za 230 Kčs, tr. 2× 250, 50 ma 100 Kčs. Z. Kopič, Neštěmice č. 270. (pl.)

Koupím 2× RENS 1264 (1284) DL 25, DF 11 neb vyměním. V. Lorenc, Kralupy n. Vl. II, č. 133. (pl.)

Predám: Zaludové lampy 5×4671, 5×4672, 25×Dario RP6-OTC/4672/kratkovl. 6×RD12 Ta, 6×RD12Ga, 7×7RD2.4Gc, 4×EF50, 4×EFF50 po 200 Kčs. 4×AM2, 3×C/EM2 po 120 Kčs. 5×AD102, 4×AD101 po 180 Kčs. 10×LG1 po 65 Kčs, 3×AF100, 30×EF14, 5×EF13, 5×EZ12, 4×RG12 D60 po 110 Kčs, stabilizátory 3×101E po 130 Kčs. 5×STV280/40 po 250 Kčs. 7×GR150/A po 80 Kčs. 4×4687 po 50 Kčs, 4×STV150/20 po 100 Kčs. Obrazovky 2× DG9-3 po 1400 Kčs. 2× HR2/100/1,5 Advojsystémová po 3000 Kčs. Koupím 3×4673, LB2, LB13. Ing. Kurtha J., Bratislava, Hviezdoslavovo nám. 6. (pl.)

Prodám odlitky a výkresy na stolní soustruh toč. dél. 270 mm, výška špiček 80 mm, za 620 Kčs. J. Blaha, Náměst. n. H. č. 253 (pl.)

Vyměním neb prodám: 4× RV2, 4P700, rot. měnič 24 V/400 V. ol. aku 24 V. potřebuji, DL21, DBC21, RD2, 4Ta, perm. dyn. Ø 8–18 cm, k. v. kond. 50 a 120 PF. Jos. Otta, Bochor, č. 129, p. Vlkov-Kanovsko. (pl.)

Koupím Multavi II., nebo podobný univ. měnič přístroj. Nabídky s udáním ceny na Zd. Svoboda, Praha-Žižkov, Bendlova ul. č. 6. (npl.)

Mechanický soustružek, výška špič. 65 mm, toč. délka 200 mm, nož. hlava na 4 nože, spojka, motor 220 V, vlastní skříň, prodám za 10 000 Kčs. J. Linhart, Praha IX, Nemocniční 758. (pl.)

Koupím elektronky 2A7 a 6D6. Radio Runkas, Mor. Budějovice. (pl.)

Prodám různé radiosoučástky, kompl. stavebnici dvojkry bez reproduktoru, nebo vyměním pouze za el. DL21 a sluchátka zn. Telefunken. Zd. Erben, Ústí n. L. I., Tř. Montgomeryho 27. (pl.)

Prodám trafo pro kath. oscilograf. pr. 220V, sek 1600V s odběrem 100V, 100V, 400V, 1000V. 280 Kčs na dob. Riha, Praha XVIII, Hladkov 679. (pl.)

Prodám: super osaz. ECH11, EBF11, EF11, EL11, AZ11 bez skříně. Fotoap. desk. 6,5×9, Vario f:4,5. Ohmmetr 0-1500 Ω. Trafo 120-220/2×480V 120mA 4V 4,6,12,6V. AV metr = 30,300A 3,30 V, růz. souč. a odb. literaturu, Jar. Tůma, Třemešná 7, p. Dražice u Tábora. (pl.)

Za KK2, KBC1, KF3, dám CB2, CF7, VF7, KL5, DF22. K. Cochlar, Trojanovice č. 16, p. Frenštát p. R. (pl.)

Prodám nové nepouž. bater. lampy KK2, KBC1, KC3, KF4 2×, KL4 a KDD1, se vstup. a výstup. transf. pro B třídu. L. Roják, Poteč č. 116, p. Val. Klobouky. (pl.)

Wheatstonův můstek (ohmmetr) do 50 000 ohmů a 1 miliampermétri do 1 mA, nové, prodám za NÚC. Stanisl. Hanuš, Praha XI, Karlova 17. (pl.)

Koupím mV a mAmetr tr. 0,1 až 0,5 Ω metr, transf. plechy, 0,5 kW motor 120 V, Radiamatér starší ročníky, i jednotl. čísla. O. Prokop, Praha II, Plavecká 12. (pl.)

Řídí a za redakci odpovídá Ing. Miroslav Pacák

Tiskne a vydává ORBIS, tiskařská, nakladatelská a novinářská společnost akciová v Praze XII, Stalinova 46. Redakce a administrace tamtéž. Telefon 519-41*; 539-04; 539-06. Telegramy: Orbis-Praha.

„Radioamatér“, časopis pro radiotechniku a obory příbuzné, vychází 12krát ročně první středu v měsíci (změna vyhrazena). Cena jednoho výtisku Kčs 15,—, předplatné na celý rok Kčs 160,—; na půl roku Kčs 82,—, na čtvrt roku Kčs 42,—. Do ciziny k předplatnému poštovně; výši sdělí administrace na dotaz. Předplatné lze poukázati vplatním lístek Poštovní spořitelny, číslo účtu 10.017, název účtu Orbis-Praha XII, na složence uvedete číselnou a úplnou adresu a sdělení: předplatné „Radioamatéra“.

Otisk v jakékoli podobě je povolen jen s písemným svolením vydavatele a s uvedením původu. — Nevyžádané příspěvky vrátí redakce, jen byla-li přiložena frankovaná obálka se zpětnou adresou. — Za původnost a veškerá práva ručí autoři příspěvků. — Otiskované články jsou připravovány a kontrolovány s největší pečí; autoři, redakce, ani vydavatel neprjíjmají však odpovědnost za eventuální následky jejich aplikace.

Příští číslo vyjde 11. září 1946.

Red. a insertní uzávěrka 26. srpna 1946.

VÝROBCI RADIOPŘÍSTROJŮ!

dodáme ihned ze skladu za zvlášť nízké ceny

270 000 letovacích oček	„HEŠO“
33 700	„HEŠOM“
4 000	„FITZE“

Vyžádejte si vzorkovanou nabídku

GALANTERIA výrobní a obchodní družstvo, zaps. spol. s r. o.
PRAHA I, Michalská 19 Tel. 314-78