

RADIOAMATÉR

Casopis pro radiotechniku a obory příbuzné

9

Ročník XXV • V Praze 11. září 1946

OBSAH

Z domova a z ciziny	216
Americký rozhlas hledí do budouc-	
nosti	217
Televizní přenos „Dne vítězství“ .	217
Nový způsob záporné zpětné vazby	218
Dvojitý reproduktor	219
Měření ferromagnetických materiálů	220
Rovnoměrnější stupnice mechanic-	
kým převodem	222
Raketové pumy v míru	223
Jak pracuje Handie-Talkie	223
Malý komunikační superhet . . .	224
Vliv povrchového zjevu	229
Přijimač pro 2,5 až 10 m	230
Rozhlasová stanice OSN	232
Zdokonalené krytalové sluchátka	232
Radar pro obchodní lodi	233
Světelný článek pro exposimetr .	234
K čemu se hodí bolometr	235
Hledací míř	235
O s v ě d ě n á z a p o j e n í :	
síťová třílampovka s jediným la-	
adicím obvodem a koncovou tri-	
dou; přepínací ladící obvod pro	
dvě místní stanice; náhrada sdrú-	
zených elektronek vojenskými;	
data elektronky AF100	236
Georges Bizet	238
H l i d k y: Na všechn vlnách	
K předchozím číslům, Nové kní-	
hy, Obsahy časopisu	240

Chystáme pro vás

Dva trpasličí přijimače s vojenskými elektronkami, na síť. • O mikrofonech. Kmitočtový modulátor pro sladování superhetů s pomocí oscilografu. • Elektromagnetický gong.

Plánky k návodům v tomto čísle

Malý komunikační superhet, schema Kčs 10,—, plánek kostry Kčs 20,—. • Síťová třílampovka s jedním ladícím obvodem, třemi rozsahy a koncovou triodou, schema Kčs 10,—. Plánky posílá redakce Radioamatéra jen přímo odběratelům za částku, zaslhanou s objednávkou ve známkách nebo v bankovkách a zvětšenou o Kčs 2,— na výlohy se zasíláním.

Z obsahu předchozího čísla

Americký rozhlas za války. • Napájení bateriových elektronek ze sítě. • Kdy smíme vynechat kathodový kondenzátor. • Ví zdroj vysokého napětí. Resonanční kmitočtoměr 100 až 60 000 kc/s. Voltmeter jako merač kapacit. • Kapesní jednolampovka pro všechny vlny. • Radioamatérův autogen. • Komunikační dvoulampovka na baterie. • Středový vršík nového účelného tvaru. Nová úprava posuvu pro nahrávání desek. • Zesilovač pro věrný přednes. • Máte již soupis svých desek?

Při návštěvě ve Spojených státech mne ovšem nejvíce zajímaly otázky, které se týkají rozhlasu a všeho, co s ním souvisí. Navštívil jsem největší rozhlasové společnosti a podíval se zblízka na americký rozhlas. Měl jsem však také příležitost navštívit továrny a laboratoře, kde jsem shlédl některé nové přístroje, nová použití různých oborů vysokofrekvenční techniky, hotové i připravované vzory použití a mnohé současné problémy správní a organizační.

Pokud jde o rozhlas, vývoj spěje k rychlému zavedení a zobecnění frekvenční modulace a pomalu také postupuje televise. Jinak je tou dobou veškeré úsilí průmyslu soustředěno na výrobu mnoha milionů rozhlasových přijímačů, aby američtí posluchači mohli své přístroje brzy vyměnit za nové. Letos byla plánována výroba 20 milionů rozhlasových přístrojů, různé potíže, zejména stávky, způsobily, že se vytvoří jen 10–13 milionů přístrojů. Z nich asi 10 až 20 procent přes

všechn nedostatek má být vyvězeno. Ne celých 10 procent přístrojů má být sdružených pro příjem jak s amplitudovou, tak i kmitočtovou modulaci, asi 25 procent pro automobily. Levné přístroje se skřínkami z umělé hmoty budou stát asi 25 dolarů. Nejdražší, přepychový skřínkový vzor pro AM i FM se dvěma reproduktory, gramofonem, měničem desek a televizním zařízením je za 2400 dolarů. Ve výkladních skřínech už můžete shlédnout tyto přístroje, avšak vejdete-li do obchodu, velmi často zjistíte, že jsou to teprve vzorky a že je výrobci budou dodávat až za několik měsíců.

Továrny připravují stovky stanic na vysílání s kmitočtovou modulací, doposud však jen několik málo takových stanic vysílá celý den; většina jich stále ještě pracuje pokusně, jen několik hodin denně.

Boj mezi černobílou a barevnou televizi způsobuje podstatné zdržení vývoje televise. Vysílá se na devíti komerčních a 23 experimentálních stanicích několik hodin denně. — O typech televizních přijímačů není dosaženo všeobecné dohody a prakticky nejsou dosud na trhu.

Kontrolní celostátní orgán pro tyto otázky, Federal Communication Commission, má těžkou úlohu, protože mocný kapitál chce znemožnit jakoukoliv kontrole vysílání a často musí oprávněně požadavky techniků ustoupit tomuto tlaku. Přesto pracuje technikové FCC velmi intenzivně, zabývají se všemi početnými problémy v těsné spolupráci s odbornými kruhy, vysokými školami atd. Jejich úkol v nynější době je hlavně dvojí:

1. stanovit předpisy pro nové druhy využití radiotechniky, t. j. kmitočtové modulace, televise, přenosu obrazu a radiových linek;

2. připravit rozdělení kmitočtů pro blížící se mezinárodní porady o těchto otázkách.

Laboratoře továren, výzkumné ústavy a velké univerzity řeší problémy, které se zdají téměř fantastickými. Z vyřešených problémů, jež jsou připraveny pro průmyslové využití, viděl jsem přístroj — časovou lupu — který rozděluje vteřinu

na 10 milionů dílů; přístroj, který ihned ukáže průběh pole, vyzařovaného z antény, což dříve vyžadovalo celých týdnů měření. Přístroj, který uskutečnil komplikované balistické i jiné výpočty ve zlomku vteřiny, kde dříve bylo zapotřebí namáhat práce několika počítačů po celou řadu týdnů. Vysílač elektronku na centimetrové vlny, která váží asi $\frac{1}{2}$ kg a je vysílá 6 cm, vysílá však energii 500 kW. Viděl jsem přípravy pro barevnou televizi, plastickou televizi, elektronkový mikroskop, který zvětšuje až 100 000krát, viděl jsem reléové zařízení s reflektory, které používají vlny s frekvencí 900 Mc/s, viděl jsem různé typy zaměřovačů, radarů všech možných druhů. Všechno bude hotové a připravené k výrobě, nebo ve stavu konečných zkoušek. Můžeme tedy v dohledné době očekávat celou řadu překvapujících zpráv, jako byla na příklad zpráva o uskutečnění radiového spojení s Měsícem, nebo o zřízení vysílači

stanice pro televizi ve stratosférickém letadle, nebo o telefonní ústředně, kde místo mechanických spojovacích zařízení budou jenom elektronky.

Československá radiotechnika musí mnoho dohanět, a když nelze poslat na studium do USA tolik techniků, jak bychom potřebovali, je na nás všech, abychom s velikou pozorností sledovali literaturu tohoto oboru a úsilovně se snažili zkuškovat ty poznatky, které se pro nás hodí. Nemůžeme ovšem kopírovat Ameriku ve všem, leccos vhodného pro velký stát a stromilionový národ bylo by nepřiměřené pro stát malý a podstatně chudší. Je však zapotřebí ušetřit si zbytečné hledání cest a tříšti energie pro věci, které můžeme jednoduše získat hotové.

V Americe bylo sebráno pro naši Národní a universitní knihovnu několik desítek tisíc knih a časopisů. Nesmíme připustit, aby tyto časopisy ležely neuzítkovány a poznatky tam obsažené zastaraly. Je naopak třeba, aby obec radioamatérů a všichni technikové se značili získat přístup k této pokladům, rozšířili svůj obzor a seznámili se s dnešním stavem americké techniky. Bylo by si daleko přát, aby se našli odborníci, kteří by nejpřebejnější anglické texty vybírali a překládali, a také tím co možná nejvíce rozšířili tuto znalost.

V elektrotechnice nesporně vedou Spojené státy severoamerické a již blízká budoucnost ukáže, co všechno můžeme od tohoto nového oboru ve spojení s nesmírným průmyslovým potenciálem USA očekávat.

Ing. Josef Ehrlich.

Rozlehlá prostranství a dvorany pražských výstavišť uvítaly v těchto dnech po válečném přerušení návštěvníky ze všech končin. Pražské výstavní veletrhy, proslulé odědkávou doma i za hranicemi, budou přehlídkou dosavadního výkonu i rozmachu našeho průmyslu, pro náš vývozní obchod tím významnější, že jsou zatím jediným podnikem svého druhu ve střední Evropě. O tom, co jsme z oboru radiotechniky na pražském veletrhu shrédli, podáme čtenířům zprávu v příštím čísle.

DOJMY Z USA

(Pisatel se zúčastnil zájezdu čs. techniků do Spojených států severoamerických)



Stroj - stenotypistkou

Pokusy, přimět strojové zařízení, aby přijímalo a správně reagovalo na rozkazy lidskou řečí, nejsou nové. Je tomu snad již deset let, kdy jsme po prvé slyšeli o rozhlasovém přístroji, který ladil několik stanic podle ústního rozkazu. Poté přišel z Ameriky mluvící stroj „woder“, kde se řeč vytvářela dosti jednoduchou manipulací s klaviaturou. Nyní po válce jsme čtli o švýcarském telefonním diktáfonu, který provádí určité běžné úkony na slova „halo“, pronesená v jistém sledu a přiležitosti. To všechno jsou však zařízení poměrně prostá, stejně jako výtahy, k jehož řízení použil prý anglický konstruktér rovněž slovních impulsů a který již spolehlivě slouží, až na to, že se „urazí“, když se v jeho kabíně někdo zasměje, a zajede do přízemí. Technický výklad této nestrojové reakce je prostý: smíšení anglické označení „ground floor“ má podobný zvukový obraz, a robot ve výtahu přece jen nemá sluch dosti jemný. — Léta pokusů, které směřovaly k vývoji stroje, pišícího alespoň foneticky diktovaná slova, vedou však přece jen k jistým výsledkům, lze-li tak usuzovat z několika nedávných patentových přihlášek. Podařilo se prý dosti spolehlivě rozlišit ve stroji jednotlivé samohlásky, patrně s pomocí elektrických filtrů, které reagují na formantové rozdíly samohlásek. Podaří-li se vytvořit filtry tak selektivní, aby stroj reagoval i na souhlásky a dvojhásky, jichž je v řeči přece jen hodně, pak již nebude obtíží připojit takové zařízení k psacímu stroji a diktovat, snad s jistými omezeními, dopisy doslova „prámo do stroje“. Toto vyloučení lidského prvku, s hlediska technikova účelné i elegantní, přineslo by však citelnou újmu zájemcům o eleganci jiného druhu, která se vztahuje spíše k fyzickému zjevu a oblečení písárek živoucích, jež jsou dosud neomezenými vládkyněmi psacích strojů.

Z domova i z ciziny

Z radiové výstavy v Moskvě. Samočinná meteorologická stanice, napájená z akumulátorů, které jsou dobíjeny větrnou elektrárnou. Konstruktéři zařízení, V. Kurbatov, B. Zelcev, L. Kislyakov a V. Konoplev byli vyznamenáni Stalinovou cenou.

Oddaní milovníci krásy nemusí však zatím vážně truchlit nad ztrátou takových zdrojů inspirace. Stroje musí ještě dlouho dohánět dokonalost lidských smyslů i mozku i ve výkonech na pohled mechanických, a podaří-li se jim dostihnut své živoucí vzory, o čemž i zaujatý obdivovatel techniky musí vážně pochybovat, pak — když — budou tak dokonale, že se budou třeba i krášlit všemi kosmetickými výmožnostmi a budou třeba i oplývat náladami, jako ženy a — mnohé amatérské přijimače. — ip.

• Obyvatelé města St. Louis, Missouri, mohou si dát namontovat telefonní přístroje i do svých automobilů. Firma Bell Telephon System zapůjčí za měsíční poplatek 15 dolarů malý transceiver se spotrebou asi 20 W, který umožní bezdrátové spojení s jednou z pěti přijímacích stanic, umístěných v různých částech města a 250 W vysílačem, instalovaným v mirakodrapu telefonní ústředny. Hovořit je možno tímto způsobem s každým telefonním účastníkem a se všemi pojízdnými radiotelefonickými stanicemi. (Radio Craft, July 1946.)

Raketové spojení Velké Britannie s USA

Ministr britského letectva pověřil zvláštní komisi vypracováním programu poštovní služby Velké Britannie se Spojenými státy tak, aby spojení obou zemí bylo co nejrychlejší. V okolí Bedfordu byl zakoupen pozemek, od kudy budou vysílány rakety s poštovními zásilkami, jež budou řízeny elektromagnetickými vlnami. Tyto rakiety doletí do USA za půlhrádu hodiny. — ip.



• Americký radiotechnický pracovník J. V. L. Hogan zdokonalil přístroj na radiové přenášení obrazů. Zařízení lze nyní připojit na každý fm přijímač a je jím možno přenést až čtyři stránky (210 × 297 mm) tisku nebo obrázků za 15 minut. Jelikož největší modulační frekvence, které je k přenosu zapotřebí, nepřesahne 10 kc/s, není ani ve vysílání stanici zapotřebí zvláštních úprav, takže těchto zařízení se bude používat střídavě pro rozhlas i pro facsimile, jak se v USA radiové přenášení obrazů nazývá. (Radio Craft, July 1946.) — ip.

Organisace švýcarských rozhlasových posluchačů

Z podnětu některých posluchačů rozhlasu se vytvořilo v Basileji „Zájmové společenství švýcarských posluchačů rozhlasu“, které si vzalo za účel hájiti zájmy rozhlasových posluchačů mimo jiné tím, aby při otázkách, týkajících se programu i technického a hospodářského provozu rozhlasu byli slyšeni i zástupci posluchačů. Toto sdružení posluchačů rozhlasu také zastává názor, že musí být podniknuto vše, aby švýcarský rozhlas byl finančně sanován, aniž bylo nutno provést zamýšlené zvýšení rozhlasových poplatků. — ip.

• Podle statistik, které uveřejňuje americký úřad pro civilní výrobu, dosáhla v červnu výroba rozhlasových přijimačů devadesát procent předválečné výše. Dnes se vyrábí ve Spojených státech přes milion přístrojů měsíčně, což je více než dvojnásobek produkce na začátku tohoto roku. — ip.

Radarem proti nevitáným rybářům

Anglie nyní používá radarového zařízení k zjišťování cizích rybářských člunů v britských pobřežních vodách. Lodě těchto větřelců nebývají v noci osvětleny a bylo dosud velmi obtížné zabránit jim v rybolovu. — ip.

Rozhlas jako válečná zbraň

Za války vybavili Spojenci — hlavně Američané — několik lodí rozhlasovými vysílačkami a studii a použili těchto plovoucích stanic o výkonu 10 kW i více jak pro přímé rozhlasové zpravodajství při velkých námořních akcích a invaziích, tak pro rozhlasovou propagandu, vysílanou do území nepřítele. Tak na př. při invazi do sev. Afriky vyfadiли Američané nálety nepřátelské rozhlasové stanice v sev. Africe a pak vysílali obyvatelstvu instrukce sami na původních vlnách. Rozhlasová loď Apache se účastnila námořní expedice proti ostrovu Leyte a později proti Filipínám, a zpravidlosti, vysílané z lodi, bylo převzato americkými stanicemi, které vysíaly zprávy přímo bez zvukových záznámů. Apache také dávala instrukce rozhlasem filipínským partyzánum a demoralisovala japonská okupační vojska neustálou propagandou z bezprostřední blízkosti.

Rozhodnutí, vybavit 500 tunovou loď Apache rozhlasovým zařízením, bylo učiněno tak náhle, že nebylo dosti času ukončit instalaci před odjezdem z přístavu, takže některé práce, jako na př. zařízení studií a stavba anten, byly dokončeny teprve na šírem moři, 24 hodiny před první akcí, které se Apache účastnila. Hlavní zásluhu na technickém provedení a překonání nesčetných obtíží mají američtí amatér-vysílači, kteří jako příslušníci amerického loďstva byli pověřeni provedením tohoto úkolu. — ip.

• Firma Mallory vyrábí nové suché baterie, které jsou při stejné kapacitě třikrát menší a lehčí než dosavadní a snesou i tropické podnebí. Místo zinku, uhlíku a amoniaku, který obsahovaly starší typy, pracují tyto články na základě chemické reakce zinku s kysličníkem rtuti. (Viz vedlejší obrázek.) — ip.

AMERICKÝ ROZHLAS HLEDÍ DO BUDOUCNOSTI

L. H. VYDRA, New York

Po skončení války dává se vývoj amerického rozhlasu novým směrem. Plány se začaly rýsovat už v roce 1941, kdy Amerika vstoupila do války. Uvážíme-li zejména objev radaru a jeho možnosti k mimoúrovňovému použití, není přehnané, když řekneme, že letošní rok může se stát rokem velké expanze amerického rozhlasu. V té budou hrát důležitou úlohu tři činitelé, které se zde již definitivně dostaly ze stavu pokusů do praktického použití. Jsou to: soustava s frekvenční modulací, televise, přenos obrázků (facsimile transmission).

Několik slov o každém. Rozhlasové vysílání, využívající frekvenční modulaci (FM) na ultrakrátých vlnách, má tyto tři hlavní výhody: *jedinečně věrný přenos, odstranění statických poruch* — za největší bouřky můžete poslouchat a přece je poslech křišťálově čistý — *odstranění vzájemného rušení vysílačů* využitím širokých pásem velmi vysokých kmitočtů.

V roce 1944 pracovalo v Americe 55 FM vysílačů, a veřejnost měla přibližně 500 tisíc příslušníků (obvykle upravených na obojí druh vysílání). Američtí radiotechnikové jsou většinou přesvědčeni, že amplitudově modulovaná soustava vysílání je již zastarálá a odsozena k vymření. Jistou dobou budou FM i AM existovat vedle sebe, ale předvídat se, že do pěti let budou v činnosti tři až čtyři tisíce FM vysílačů. Odvážnější předpovědi očekávají, že do konce letošního roku bude

v Americe vystavěno anebo v různém stadiu konstrukce na 500 FM vysílačů. Již v roce 1943 bylo u Federální rozhlasové komise (FCC) přes 300 žádostí o povolení těchto vysílačů. Loni, za porad komise o přidělení vlnových pásem, se strhla prudká potyčka mezi zájemci o FM televizi o šířku jednotlivých pásem; také to navštěduje zájmu o toto nové odvětví rozhlasu.

Tím se dostáváme k televizi. Ještě než byla za války zastavena výroba přijímačů pro civilní spotřebu, bylo instalováno na 10 tisíc soukromých televizních přijímačů. Po celou dobu války bylo v Americe v provozu devět televizních vysílačů; z toho tři v New Yorku a po jednom v Chicago, Philadelphia, Schenectady, Milwaukee a Los Angeles. Odborný americký list „Broadcasting“ odhaduje, že během letošního roku bude televize postavena na pevnou obchodní základnu, přičemž není vyloučeno, že v létě začne televizní vysílání ve větším rozsahu, a do konce roku může být hotovo nebo rozestavěno 50 vysílačů.

Mám dojem, že tyto odhady jsou poněkud optimistické, neboť neberou v úvahu obtíže při konverzi průmyslu na mimořádnou výrobu plně v úvahu. U televize je další brzdou spor mezi stoupenci nové

vysílací methody, 1000 rádkové s barevnou televizi (CBS), a starší, 525 rádkové, na pásmu 6Mc/s, vedené zástupci rozhlasové společnosti National (NBC). O tom všem jsme jednali v článku o barevné televizi v USA. Není možné počítat s tím, že tyto překážky vývoju vůbec nezadrží, jak se domnívají autoři oněch důvěřivých hodnocení vývoje amerického rozhlasu. Přesto ovšem je v USA televise skutečností, i když bude ještě nějaký čas omezena.

Zmínil jsem se také o radiovém přenosu faksimili. Rozvoj a technické zlepšení tohoto přenosu za války doznalo významných zisků.

Přenos faksimili fotografického snímku novin byl již vypracován na rychlosť 30 centimetrů kopie jedné stránky za minutu. Lze již přenášet i barevné obrazy. K zachycování a reprodukci faksimilií postačí jednoduchý přístroj, připojený k obecnému přijímači.

To je stručný pohled na americký rozhlas dneška a jeho nejzajímavější podrobnosti. Za minulé války rozhlas vznikl, za této dozrál k novým úkolům a odpovědnostem. Americký ministr obchodu, Henry Wallace, napsal nedávno o úkolech rozhlasu tyto zajímavé myšlenky:

„Začali jsme si teprve uvědomovat ohromné možnosti tohoto prostředníka, jímž můžeme občanstvu demokracii přinášet ideje a informace. Rostoucí obliba rozhlasových debat, projevů a informačních přednášek nám názorně ukazuje, že rozhlas není jen pro zábavu, i když jeho funkce nám zpříjemňovala život a zvyšovala kulturní úroveň národa. Můžeme nyní mít upřímnou a svobodnou celonárodní diskusi o všech politických a sociálních problémech, takže naši občané mohou mít o každé důležité otázce dneška všechna fakta i všechny důvody pro i proti. Tím vzal rozhlas na sebe vážnou odpovědnost. Za správné kontroly a použití může přinést veřejnosti osvětu; nesprávně využit, může se stát hlasatelem fašistických ideologií a nečistých zájmů. Doporučují americkým rozhlasovým společnostem a jejich představitelům, aby nezapomínali na svou odpovědnost a dokonale využili příležitosti k tlumočení ryzích myšlenek a správných informací, aby naše demokracie fungovala tak, jak má, v atmosféře svobody a otevřené diskuse. Uplatníme-li plně možnosti rozhlasu, můžeme prokázati, že věda a technika nám mohou pomoci a ne překážet ve snaze zachovat v tomto složitém století zdravou vládu a společnost.“

• Na rozhlasových přístrojích, jež letos na jaře uvedly na trh americký průmysl, je podstatnou novinkou jediné cena, zhruba dvojnásobná proti předválečným dobám. Standardní stolní superhet s pěti elektronkami jste dříve koupili asi za 10 dolarů; nyní zaň zaplatíte kolem 20 dolarů, a leckdy více. Přes to jdou dobré na odbyt: za čtyři roky válečné výroby byly vyřazeny dva až čtyři miliony přijímačů a popávka po nových daleko převyšuje nabídku. To je přičinou, proč tyto vzory vůbec nepřišly na trh: z rozháraných poměrů, vyvolaných přechodem do civilní výroby, bylo lze rychle vybřednout jen usilovným zjednodušováním technických podmínek výroby a využití nástrojů i konstrukci, připravených v posledních dobách před válkou. Zatím nebylo času na vývoj.

Přehlídka dne vítězství v Londýně


přenášena televizi

K zahájení televizního vysílání počátkem června vybrala si britská rozhlasová společnost úkol mimořádně obtížný, i když všechny: přímý přenos přehlídky, uspořádané 8. června o Dni vítězství v Londýně. Díky zdalek viditelnému přenosu mohla značná část britské veřejnosti shlédnout alespoň nepřímo přehlídku z výhodného postavení, neboť snímací kamery stály 24 m od místa, kde byly shromážděny veškeré

význačné osobnosti: královská rodina, britská vláda, zástupci cizích mocností atd. K přenášení se používalo předválečné normy, totiž 405 rádek. K přenosu bylo použito stanice v Alexandrině palác na Muswellském návrší, asi 180 m nad mořskou hladinou. Tato vysílačka byla v chodu již v roce 1939, byla však důkladně opravena.

V roce 1936 odhadovala B.B.C. dosah vysílání z Alexandrina paláce na 25 mil (40 km). Nyní techničtí odborníci revidovali tento odhad na 40 mil (64 km), avšak když toto prohlášení bylo uveřejněno v tisku, přihlásili se posluchači, kteří měli pravidelný příjem ve vzdálenosti 60, 70, 80 a i 100 mil (96, 112, 128 a 160 km). Jest však nepochybně, že příjem na těchto vzdálenějších stanicích jest nejistý a značně rušený zejména jiskřením automobilových svíček. Přípravy k vysílání nebyly malé a započaly šest měsíců předem. Pět velkých motorových vozidel přes 8 m dlouhých neslo složité zařízení, kterého bylo použito. Kamerový vůz obsahoval 421 elektronku a 500 spináčů na šedých panelech. Kontrolující technik pozoroval dvě malé kontrolní obrazovky, z nichž jedna ukazovala obrázek právě vysílaný a druhá obrázek z jiné kamery, který měl právě přijít na řadu. Jiná vozidla obsahovala ultrakrátovlnnou vysílačku, jako nouzové spojení mezi stanovištěm na přehlídce a Alexandriným palácem, vysunovací antenu, podobnou požárnímu žebříku, pojízdnou elektrárnu a množství pomocného materiálu. Hlavní spojení mezi stanovištěm a vysílačkou tvořil souosý televizní kabel, který byl již před válkou položen britskou poštou pro tyto účely. Jedna část tohoto kabelu byla zničena za náletů na Londýn a její vyměnění bylo z mnoha prací, spojených se znovuzářením televizního vysílání. — Přenos prováděl sbor 30 techniků.

M. B.

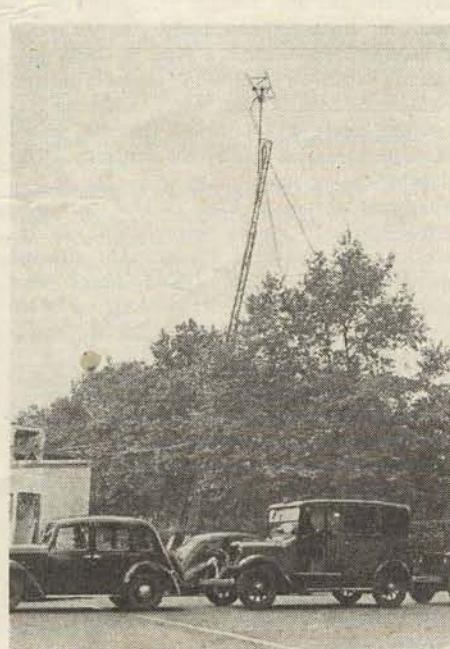

NOVÝ ZPŮSOB ZÁPORNÉ ZPĚTNÉ VAZBY

v koncovém stupni

Dt V 621.396.645.331.

V americkém listě našli jsme návod na zesilovač, jehož koncový stupeň na první pohled se podstatně lišil od úpravy obvyklé: primární vinutí výstupního transformátoru bylo celé zařazeno mezi kathodou a nulovým vodičem (zemí), tedy tam, kde obvykle bývá odporník pro takzvané mřížkové předpětí, vznikající spádem na kathodovém odporu, přemostěný kondenzátorem (obraz 1). V odůvodnění této úpravy ve zmíněném prameni bylo, že se tak umožní použít transformátorů méně jakostních a přeče dosáhnout dobrých výsledků. Hlavní přednosti je pak podstatné zmenšení vnitřního odporu elektronky a tím tlumení všech resonancí, které může mít reproduktor, při zachování značného výstupního odporu a malé kapacity stupně. Tento druhý důvod, který učinil zřetelejnějším v dalším výkladu, pro nás rozhodl, neboť udává cestu k podstatnému zdokonalení reprodukce při náhlých změnách hlasitosti. Zapojení jsme probírali výpočtem a poté vyzkoušeli v obměněné úpravě; zde přinášíme zprávu o výsledku.

Podstata činnosti, resp. odůvodnění přednosti, jež jsme nadhodili, spočívá ve využití záporné zpětné vazby. Ač jsme zvyklí uvažovat, že neblokován kathodový odpór (jemuž se tato úprava podobá), představuje zpětnou vazbu, která udržuje stálý proud, nebo krátce *prudovou*, jde v tomto případě o zp. vazbu napěťovou. Napětí mezi kathodou a mřížkou řídici, e_g v obrázku 1, se totiž rovná rozdílu napětí výstupního a celého napěti výstupního,

$$e_g = e_1 - e_2;$$

Změnil se e_2 z jakékoliv příčiny, jiné než změna e_1 , změní se e_g opačným směrem a e_1 je donuceno setrvat téměř v původní velikosti. Jde-li však o vazbu napěťovou, pak tu máme také všechny její typické vlivy, jež byly odvozeny a podrobně probrány v článku „O nf. záporné zpětné vazbě“ v prvních třech číslech tohoto listu z roku 1943. Uvedeme je v přehledu.

Zavedeme-li k -tý díl výstupního napěti nějakého zesilujícího zařízení (elektronky) zpět na vstup, vznikne napěťová zpětná vazba. Na řídici mřížku pak působí geometrický součet původního napěti výstupního a napěti, přivedeného zpět. Je-li toto polarisováno tak, aby na mřížku působil algebraický rozdíl, jde o zpětnou vazbu *zápornou*. Záporná napěťová vazba má pak tyto vlivy na činnost zařízení:


1. Zmenšuje původní zisk zařízení na hodnotu

$$z' = \frac{1}{1 + k \cdot z} \quad (1)$$

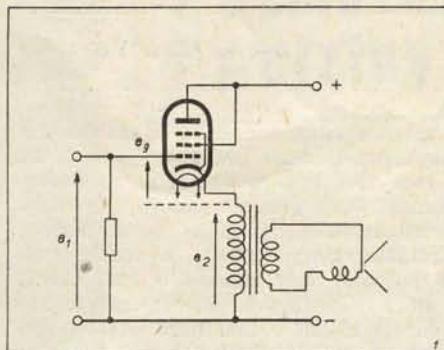2. Zmenšuje výstupní odporník zařízení z původní hodnoty R_i na hodnotu

$$R_i' = R_i \cdot \frac{1}{1 + k \cdot g} \quad (2)$$

kde g je celkový zisk zařízení, násobený hodnotou $(R_i + R_a)/R_a$. R_i a R_a jsou vnitřní a pracovní odporník koncového stupně



Obraz 1. Původní úprava, při níž je celé primární vinutí výstupního transformátoru v kathodovém obvodu. Elektronka je vlastně proměněna v triodu; leda bychom napájeli její stínící mřížku přes velikou a nákladnou tlumivku, a spojili ji velikým kondenzátorem s kathodou. Vlastnosti: zisk přibližně 1, výstupní napětí přibližně rovné výstupnímu, výstupní odporník přibližně 1/S.

n, celkový zisk z nebo z' je poměr výstupního a výstupního napěti. Jde-li, jako v další úvaze, o zpětnou vazbu přes jediný (koncový) stupeň, je g zesilovací činitel koncové elektronky. Podle toho, jak je zpětné napětí zavedeno na vstup, může zmenšovat i výstupní odporník. To nastane, zavedeme-li zpětnou vazbu mezi dvěma stupni spojením anod souřadních elektronek přes vazební odporník, anebo když spojíme řídici mřížku na př. koncové elektronky přes vazební člen o impedanci Z s její anodou. V tomto případě je proud, jímž výstupní odporník zatěžuje zdroj, větší o hodnotu $e_g(1+z)/Z$; je to tedy tak, jako by paralelně k původnímu výstupnímu odporníku byl připojen odporník $Z/(1+z)$. Zmenšení výstupního odporníku je podstatné a leckdy nevitáno, ovlivní činnost předchozích opravných obvodů větším zatížením, a proto hledíme používat jiného způsobu zavedení zpětné vazby, při němž k němu nedojde.

* Napětí mezi mřížkou a anodou je $e + z \cdot e$, odporník je Z , proud je $e(1+z)/Z$. Obě napěti se sčítají; viz též odvození dynamické kapacity mezi mřížkou a anodou, RA č. 3/1946, strana 59.

Obraz 2. Obměněná úprava, jen část primárního vinutí je v kathodovém obvodu, elektronka neztrácí po straně účinnosti cele vlastnosti pentody. Vlastnosti: pro vnitřní odporník 0,1 Ra je zisk přibližně 6, výstupní napětí je tedy šestinou napětí výstupního a je v mezích, dosažitelných s odporníkem výstupního transformátoru, kdežto zisk zůstane poměrně značný. Pro příklad, který jsme uváděli, t. j. EL3 a $R_i = 50 \text{ k}\Omega$, $g = 450$ najdeme z podmínky $R_i' = 0,1 R_a$ úpravou vzorce (2):


Zisk a vnitřní odporník úpravy na obrázku 1 snadno vypočteme podle předchozích vzorců. Činitel zpětné vazby k je zde roven jedné, neboť celé výstupní napětí, vzniklé v obvodu kathodovém, působí proti napětí výstupnímu, takže koncový stupeň vlastně nezesiluje, nýbrž naopak mírně zeslabuje: výstupní napětí musí být větší o hodnotu e_g než je napětí výstupní mezi kathodou a zemí. To tedy znamená u koncového stupně s výkonem na př. 2 wattu na odporu 7000 ohmů (EL3), že bude výstupní napětí asi 120 V, výstupní žhuba také tolik. Získat však neskreslených 120 V z předchozího stupně není snadné. — Vnitřní odporník můžeme rovněž vypočít a jako příklad uvažujme, že bychom tohoto způsobu použili na koncovém stupni s běžnou devítivattovou elektronkou EL3. Její zesilovací činitel je 450, vnitřní odporník 50 kΩ, $1 + k \cdot g = 451$, $R_i' = 50\,000 : 541 = 111 \text{ ohmů}$. Odporník výstupní zůstává nezměněn.

Výsledek úvahy je tento: úprava podle obrazu 1 má zisk 1, t. j. vyžaduje výstupní napětí rovné výstupnímu. Vnitřní odporník je velmi přibližně g -krát menší (resp. rovný převratné hodnotě strmosti), a dosahuje hodnot nepatrných proti odporu zatěžovacímu. Druhá část výsledku je výhodná, proto chceme této úpravy používat. Méně výhodně je značné výstupní napětí, jež nezískáme snadno. Budeme bychom potřebovali vazební transformátor, protože největší napětí z běžné, odpornové vazebné elektronky je asi 50 V, a to se značným skreslením (již výstupní napětí 10 V, napětí 250 V a anodový odporník $0,3 \text{ M}\Omega$ má podle továrních údajů elektronka EF6 skresleno asi 1 procentem vyšší harmonických), nebo bychom museli použít vysokého napětí zdroje pro anodu a speciálních elektronek. Malý vnitřní odporník nám také mnoho platen, když uvážíme, že se k němu přidává ohmický odporník vinutí transformátoru výstupního, jež bývá 0,1 R_a , t. j. ve zvoleném případě, převeden na primární stranu, činí 700 ohmů. Je tedy zbytečné zmenšovat vnitřní odporník hluboko pod hodnotu odporu transformátoru.

Pokusili jsme se tedy obměnit původní zapojení tak, aby zůstaly zachovány přednosti a omezeny nevýhody. To se stalo v zapojení na obrázku 2 tím, že bylo primární vinutí výstupního transformátoru rozděleno, samostatná část zůstala na obvyklém místě v anodovém obvodu, menší část je zařazena v obvodu kathody. Tim dosáhneme zpětné vazby jen tak silně, aby vnitřní odporník klesl účelně na hodnotu, blízkou odporu ohmickému výstupnímu transformátoru, kdežto zisk zůstane poměrně značný. Pro příklad, který jsme uváděli, t. j. EL3 a $R_i = 50 \text{ k}\Omega$, $g = 450$ najdeme z podmínky $R_i' = 0,1 R_a$ úpravou vzorce (2):

$$k = \frac{1}{g} \cdot \frac{R_i - R_i'}{R_i'} = 0,156 \quad (3)$$

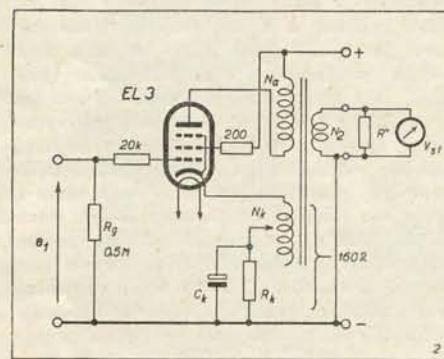To znamená, že z celkového počtu závitů primární strany výst. tr. oddělíme část 0,16, isolujeme ji a vyvedeme samostatně, a zařadíme ji správným směrem do kathodového obvodu, jak je to i s ohledem na smysl vinutí naznačeno v obrázku 2. Tim dosáhneme koncového stupně s dosti malým vnitřním odporem a byl-li původ-



ni zisk $z = 50$, budeme mít nyní podle (1):

$$z' = 50/(1 + 0,15 \cdot 50) = 5,9.$$

To znamená, jestliže jsme dříve pro běžný výkon 2 W dostávali na výstupu napětí 120 voltů, potřebovali jsme na vstupu stupně bez vazby budici napětí $120 : 50 = 2,4$ V efektivních, kdežto s použitím zpětné vazby $120 : 5,9 = 20$ V. To je hodnota, jaké ještě poměrně snadno dosáhneme z odpovídajícího předchozího stupně, za podmínek celkem běžných, nejvýše můžeme použít většího anodového napětí.

Abychom si ověřili vlastnosti této úpravy, nainutili jsme zkoušební transformátor této úpravy a měřili jednako kmitočtovou charakteristiku, jednalo vnitřní odpor na sekundární straně zařízení. Výstupní transformátor měl tyto hodnoty: Průřez jádra 6 cm², plocha okénka pro vinutí 5–6 cm², složeno souhlasně, vzduchová mezera 0,22 mm v celém magnet. obvodě. Primář 1. část: 2500 závitů, drátu 0,18 milimetru, smalt. měď, vinuto po vrstvách, prokládáno. Poté izolační vrstva: 3krát olej, plátno síly 0,2 mm. Primář, 2. část: 250 + 250 + 125 závitů, týž drát jako prve. Opět izolační vrstva, sekundář pro 5 ohmů: 80 závitů drátu 1 mm. Dodatečně jsme shledali, že by bylo lépe sekundář umístit mezi první a druhou část primářu, jak ještě uvedeme později.

Kmitočtové charakteristiky. Koncový stupeň, zapojený podle obrazu 2, jsme budili z tónového generátoru záznějového, na sekundáru výstup. trafo byl ohmický odpor 5 Ω, ventilový voltmetr, nezávislý na kmitočtu až do 15 kc/s a oscilograf pro kontrolu, zda nepracujeme v oblasti, kdy výstupní napětí není již přímo úměrné vstupnímu. Kmitočet generátoru jsme měnili po vhodných stupních a při stálém vstupním napětí jsme odečítali napětí výstupní a vynášeli hodnoty do diagramu na obrázku 3. Křivka 1 udává závislost na kmitočtu pro koncový stupeň bez zpětné vazby, $n_k = 0$. Abychom došli stav zvláště výrazný, zrušili jsme při této měření vzduchovou mezitu, takže přesycené zelezo transformátoru dávalo primární indukčnost velmi malou, zhruba 6 henry. Proto vychází nepravidelná křivka 1, ač použité hodnoty transformátoru stačí na výsledky podstatně lepší. Střídavý ohmmetrem, zařazeným místo voltmetru při odpojeném odporu zatěžovacím, byl v této poloze zjištěn vnitřní odpor 58 kΩ.

Křivky 2, 3 a 4 vznikly podobně, jen bylo při nich do kathody zafazováno postupně více závitů n_k . Příslušné hodnoty jsou v následující tabulce spolu s měřeným i vypočteným vnitřním odporem.

Cis.	n_k	k	$R_{i'}$	p	R_a	R_i měř.	ΔR_i	z'/z	e_1
1	0	0	(58 000)	31,3	5 600	58 000	0	1,00	2,4
2	125	0,048	2 600	32,9	6 100	3 500	900	0,3	8,0
3	250	0,091	1 400	34,4	6 600	2 600	1 200	0,18	13,3
4	625	0,200	640	39,2	8 400	2 100	1 460	0,09	26,4


Tabulka výsledků

n_a trvale 2 500 závitů, n_2 80 záv.

Hodnoty v tabulce jsou tyto: číslo odpovídá křivkám na obraze 3, n_a je počet závitů, zařazených za anodu, n_k — totéž za kathodou, n_2 je počet sekundárních závitů, k jest činitel zpětné vazby: $k = n_k/(n_k + n_a)$, R_i je vnitřní odpor, vypočtený podle vzorce (2) z R_i , změřeného pro $k = 0$, t. j. 58 kΩ. Hodnota p je převod výst. transformátoru, vypočtený z poměru zařazených primárních závitů k sekundárním: $p = (n_a + n_k)/n_2$. R_a je zatěžovací odpor, přepočtený ze zatěžovacího odporu na sekundáru násobením čtvercem převodu, který se při změnách n_k poněkud mění, a připočtením 700 ohmů jako ohm. odporu vinutí. Ve sloupci R_i měř. je hodnota vnitřního odporu stupně, změřená na sekundáru můstekem na střídavý proud při 50 c/s a násobená čtvercem převodu. Hodnota ΔR_i je rozdíl mezi hodnotou měřenou R_i a vypočtenou R_i , která obsahuje předně ohmický odpor vinutí výst. transformátoru, přepočítaného na primár (zhruba 700 Ω), a dále jednak vliv rozptylové reaktance, jednak nepřesnosti měření a hodnot. I tak vidíme, jak malého výstupního odporu v poměru k odporu zatěžovacímu lze dosáhnout, zvláště když se snažili omezit ohmický odpor a rozptyl výstup. transformátoru. Toto by se nejsnáze stalo umístěním sekundáru mezi primář, rozdelený na polovice, nebo pro snazší výrobu alespoň mezi n_a a n_k . — Tabulku uzavírá údaj poměru zisku se zpětnou vazbou a bez ní, z/z' , a budici napětí ve voltech eff. pro výkon 2 W.

Vraťme se ještě k obrazu 3. Křivka 1 dokládá nevalnou jakost výstupního transformátoru (příliš malou primární indukčnost) a z toho plynoucí značné zeslabení hlubokých tónů. Naopak v oblasti výšek transformátor vyhovuje, neboť účinek rozptylové indukčnosti omezuje veliký vnitřní odpor koncové pentody, proti němuž se rozptylová reaktance nemůže již uplat-

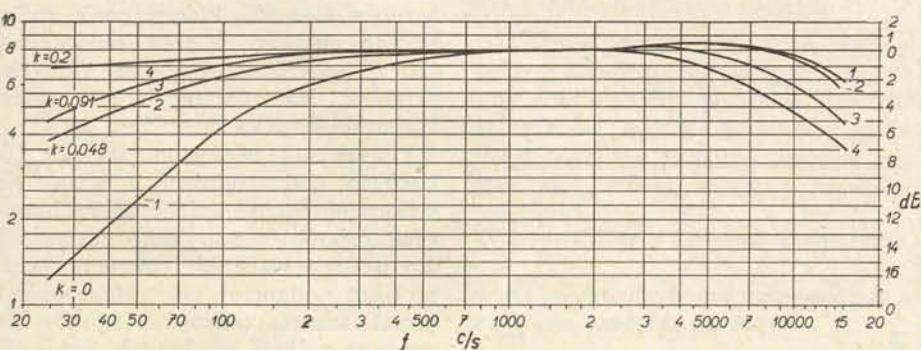Obraz 3. Kmitočtové charakteristiky koncového zosilovacího stupně podle obrázku 2, pro různé hodnoty zpětné vazby. S rostoucí vazbou se projevuje klesání vnitřního odporu příručem hlubokých a zeslabením vysokých tónů.



nit. U křivek 2 až 4 vidíme již postupné zlepšování v oblasti hlubokých tónů, současně však nápadný pokles u výšek, protože klesá vnitřní odpor a tím se rozptylová reaktance více a více uplatňuje. Právě tento zjev je možné omezit tím, že zvětšíme rozptyl mezi n_a a n_k a zmenšíme jej mezi n_a a n_2 rozložením vinutí, o němž jsme již mluvili. I když však nebylo této možnosti, snadno si vypočítáme prostřednictvím opravným obvodem v některém předchozím stupni.


Námět, který jsme tu uvedli, prospěje zájemcům o stavbu zesilovačů s dobrým přednesem přechodných zjevů, a to jednoduchých i dvojčinných, neboť jinak jen s koncovými triodami, dnes stále vzácnějšími, je možné dosáhnout tak malého výstupního odporu. Nezbytné větší napětí vstupní si ovšem vyžádá větší zisk v předchozích stupních, a tedy leckde o jeden triodový stupeň více. To je však uvedenými výhodami vyváženo, a bude na nich při rostoucích nározech na přednes záležeti stále více. Ing. M. Pacák.

Nový dvojitý reproduktor

Elektroakustický transformátor — reproduktor je, a asi ještě dlouho zůstané, nejnedorokalejší a nejméně účinnou částí všech reprodukčních zařízení. Aby bylo možno alespoň částečně splnit nároky na výšný přenos (podtržené ještě přichodem kvalitního fm. rozhlasu), muselo se sáhnout k t. zv. dělené reprodukci, která však vyžaduje alespoň dvou jednotek — pro vysoké a pro hluboké tóny. Toto řešení je však dosti nákladné a proto pro menší zařízení snaží se hlavně američtí výrobci spojit tyto dva reproduktory v jeden celek.

Se zajímavým řešením přišla v poslední době na trh firma Jensen. Její kombinace se skládá z malého permanentního dynamiku pro vysoké tóny s exponenciálním trichýtem a z velikého buzeného reproduktoru pro hluboké tóny. Reproduktor pro vysoké tóny je umístěn vzadu na magnetu buzeném a jeho lehká kmitačka s tuhým zavěšením pracuje do tlakové komůrky. Exponenciální trichýt tvoří předně vrtání v trnu reproduktoru pro basy, a dále jeho membrána. Část pro hluboké tóny (Ø 32 cm) má mohutný buzený magnet s vysokou vzduchovou mezerou a velmi měkkým středním. Také účinnost této části je dosti značná, protože i zde se uplatňuje dobré přizpůsobení exponenciální membránou. Podle údajů výrobkových reprodukuje tento amplion na přiměřené ozvučnici frekvence v rozsahu 30 až 10 000 c/s. K reproduktoru dodává firma výstupní transformátory pro všechny běžné koncové elektronky a také potřebnou elektrickou „výhybku“ pro rozdělení tónových frekvencí oběma částí kombinace. (Podle Radio Craft, June 1946.)

O. Horna.

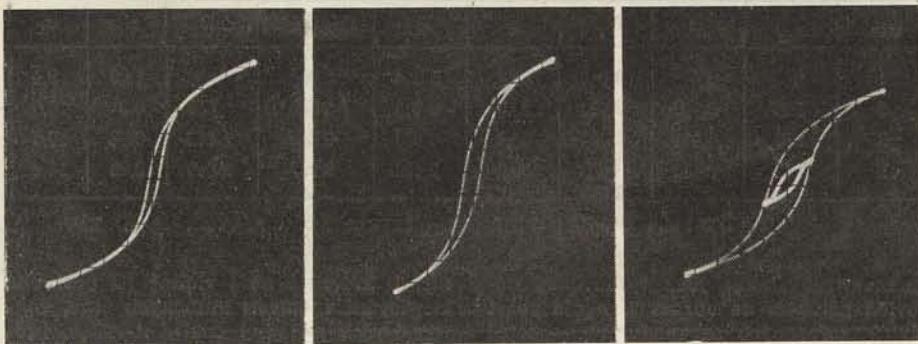

MĚŘENÍ FERROMAGNETICKÝCH MATERIÁLŮ

Zmiňme se především o klasickém způsobu stanovení hysteresní smyčky metodou, která užívá balistického galvanometru. Podstata úpravy je patrná z obrazu 1. Cívky o počtu závitů z_1 a z_2 jsou navinuty na torroidálním (prstenkovém) jádru ze zkoušeného materiálu. Může se pochopitelně použít i jiného tvaru jádra, je nutno však uvažovat vliv eventuálních vzduchových mezer. Postup měření je tento: v primárním obvodu měníme prudce (zkratováním části odporu R_2) protékající stejnosměrný proud o určitou hodnotu Δi_1 . Napíšeme-li si diferenciální rovnici pro indukované napětí na sekundární straně:

$$\frac{d\Phi}{dt} \cdot z_2 = U = i_2 Rg$$

a provedeme-li integraci při současném dosazení za průřez protence (Sj), dostaneme výraz pro změnu magnetického sycení v jádře při změně proudu o Δi_1

$$\Delta B = \frac{Rg \cdot Q}{Sj \cdot z_2} \cdot 10^8 \quad [G]$$

$$(Q = \int i_2 dt \cdot t; \quad \Delta \Phi = Sj \cdot \Delta B)$$

Je-li balistická konstanta galvanometru k , pak je náboj, který projde balistickým galvanometrem přímo úměrný jeho výchylce α v délce a

$$Q = k \cdot \alpha$$

a platí

$$\Delta B = \frac{Rg}{Sj \cdot z_2} k \cdot \alpha \cdot 10^8 \quad [G]$$

Hysteresní smyčku pak kreslíme v pořadnicích H (Oersted) a B (gaussy). Příruček pořadnice H pak je

$$\Delta H = \frac{\Delta i_1 \cdot z_1}{l_s} \quad [az/cm]$$

kde l_s je střední délka siločáry. Chceme-li hodnotu H v Oe, jak se často také udává, stačí hodnotu v ampérzávitech násobit číslem 1,256 (0,4 · π). Proud i_1 při měření měníme od nuly do pozitivního maxima, pak se skoky vrátíme zpět přes nulu do negativní krajní hodnoty, načež konečně přejdeme opět přes nulu do maxima pozitivního. Hysteresní smyčka je nakreslena na obr. 2.

Několik měřicích method pro stanovení magnetických konstant a vlastnosti ferromagnetických materiálů

Dt V 621.317.3



Ing. Aleš Boleslav

Křivka oa je tak zvaná křivka panenská, kterou dostaneme, začneme-li měření na odmagnetovaném materiálu.

Remanence materiálu je úsek na ose B (oc), koercitivní síla, úsek oe na ose H .

Uvedená metoda se dobře hodí pro materiály o větší koercitivní síle a remanenci (materiál pro permanentní magnety). Pro transformátorové plechy a jiný materiál o poměrně malé ploše hysteresní smyčky obě křivky acb a bda skoro splývají a ztotožňují se s panenskou křivkou. V takovýchto případech stačí měřit magnetisační křivku materiálu a plochu hysteresní křivky stanovit měřením ztrát methodou, již uvedeme dále.

Metoda pro stanovení magnetisační

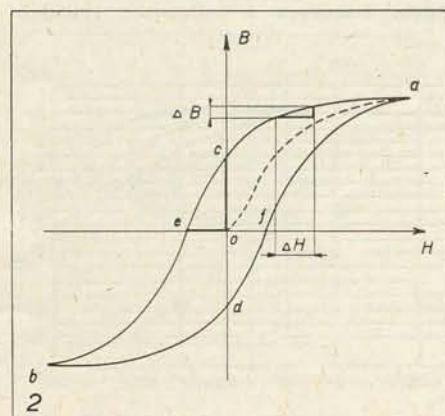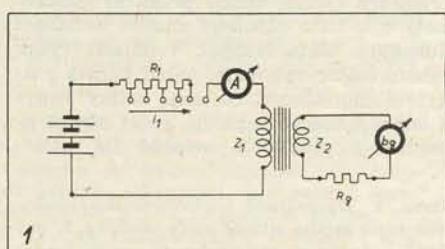

Ukázky oscilogramů hysteresních smyček běžných transformátorových plechů: vlevo při maxim. sycení 15 000 gaussů, uprostřed při 8000 G, vpravo při 1000 a 5000 G.

křivky je podobná prvé. Rozdíl je v tom, že při tomto měření komutujeme proud a tak stanovíme přímo sycení, které v daném případě bylo v materiálu.

Rovnice pro B přejde ve tvar:

$$B = \frac{RQ}{2Sj \cdot z_2} \cdot 10^8 \quad [G]$$

Magnetisační křivka pak umožňuje stanovit průměrnou permeabilitu

$$\mu = \frac{B}{H} \quad [G, Oe]$$

Uvedené metody balistické dají velmi přesné výsledky, jsou však nákladné a pracné. Jednodušší a hlavně rychlejší je použít k indikaci a nakreslení křivky osciloskopu. Zapojení je znázorněno na obrazu 5.

Pro sekundární stranu transformátoru, vytvořeného na vzorku zkoušeného materiálu, platí:

$$\frac{d\Phi}{dt} z_2 + \frac{di_2}{dt} L + R_c \cdot i = 0$$

Je-li odpor sekundárního vinutí a odpor pomocné tlumivky zanedbatelný proti L , což se dá vhodnou volbou L snadno splnit, vypadne třetí člen rovnice a celek se dá snadno integrovat. Dostaneme:

$$\Phi \cdot z_2 = iL$$

čili po dosazení:

$$B = i \frac{L}{z_2} \frac{1}{Sj} = \frac{U_{R2} \cdot L}{R \cdot z_2 \cdot Sj}$$

Je tedy sycení přímo úměrné proudu v sekundárním obvodu, resp. napětí na pomocném malém odporu R_2 .

Funkce celého zařízení je tato: z odporu na primární straně R_1 odeberáme napětí úměrné proudu magnetisačnímu a přivádíme je na vodorovně odchylující destičky obrazové elektronky. Při větších syceních je napětí velmi silně deformováno třetí harmonickou, způsobenou přesycením železa. Na svisle odchylující destičky přivádíme napětí z pomocného odporu R_2 , zařazeného v sekundárním obvodu měřeného objektu, přes korekční člen RC , kterým podle potřeby natáčíme fázi, a přes pomocný zesilovač, pokud možná bez fázového skreslení. Na stínítku se pak objeví hysteresní smyčka materiálu.

Pro měření je ještě nutno stanovit měřítko na ose vodorovné a svislé. Na vodorovně odchylující destičky obrazových elektronek přivádíme napětí přímo, bez zesilovače. Můžeme tedy nechat protékat odporem R_1 stejnosměrný proud takové velikosti i_s , aby průsek se vychýlil až skoro k okraji stí-

nítka. Této výchylce pak odpovídá při měření magnetomotorická síla:

$$\frac{i_{1s} z_1}{l_s} [\text{az/cm}] \text{ anebo } \frac{i_{1s} z_1}{l_s} 1,256 [\text{Oe}]$$

Měřítko na svislé ose určíme změřením na odporu R_2 (U_{R2}) a dosazením do rovnice pro B . Zde se ani při větších sycení nedopustíme velké chyby, protože napětí na odporu R_2 je velmi přibližně sinusové jen s malou třetí harmonickou. Uvedená metoda je velmi pohodlná a vede velmi rychle k cíli, zvláště protože měření dává ihned křivku celou a nejen jednotlivé body. Uvedenou metodou můžeme sledovat, jak se křivka mění změnou sycení a po případě i změnou kmitočtu.

U transformátoru je zvláště důležitá permeabilita v blízkém okolí pracovního bodu, při změně magnetického pole o určitou malou hodnotu (o takovou, jaká se v daném případě v provozu vyskytuje). Uvedená permeabilita je přibližně směrnice tečny k hysteresní smyčce v bodě, ve kterém se pracuje.

Permeabilitu, resp. vodivost materiálu při určitém sycení určíme ze změřené indukčnosti (můstekem anebo jinak) ze vztahu:

$$L = G z^2 \quad G = -\frac{L}{z^2} \quad [\text{H}]$$


Při čemž:

$$G = 1,256 \cdot S_j \cdot \mu \cdot 10^{-8} / l_s \quad [\text{H}]$$

Změnu sycení okolo pracovního bodu určíme ze známé rovnice pro transformátor:


$$B = \frac{u}{4,44 \cdot f \cdot z_1 \cdot S_j} \cdot 10^8 \quad [\text{G}]$$

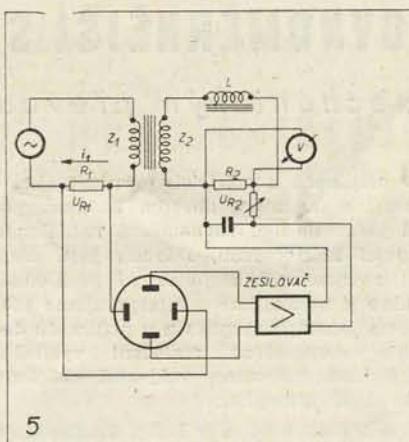Pokud má jádro ještě sycení stejnosměrné, určí se toto balisticky, jak bylo uvedeno na začátku článku (při stanovení magnetizační křivky). Permeabilita takto změřená (dynamická) je velmi



5

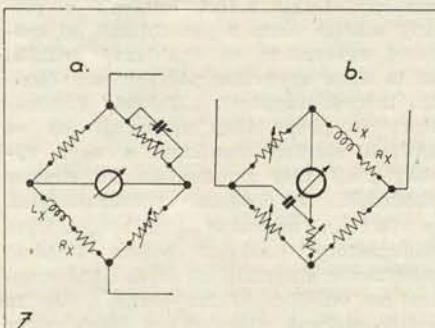důležitá pro navrhování vstupních a výstupních transformátorů a stanovení počtu závitů při potřebné minimální primární indukčnosti. Kromě permeabilita je důležité určit také eventuální ztráty v materiálu. Jsou to jednak ztráty




hysteresní, jednak výřivé. Hysteresní ztráty je možno stanovit planimetrováním hysteresní smyčky, ovšem u normálních transformátorových plechů je to ovšem nesnadné (hysteresní smyčka je příliš štíhlá). Pro normální účely silnoproudé se ztráty měří při 50 c/s a různých sycení B normálním wattmetrem. Řada různých metod je popsána v Technickém průvodci, Elektrotechnika, IV. díl (Č. Matice techn.). Pro malé slaboproudé transformátory, kde ztráty dosahují často jen zlomky mW, se ovšem této metody použít nedá. Uvedu zde velmi jednoduchou metodu, kterou je možno měřiti ztráty v železe i u nejmenších a nejchoulostivějších transformátorů a tlumivek. (Ztráty mají u tlumivek velký význam, zvláště pokud se jich užívá jako členů v obvodech se seriovou rezonancí a kde ztráty způsobí zhoršení obvodu).

Ztráty u transformátoru na prázdro (nebo u tlumivek, což je totéž) si můžeme znázornit jako paralelně připojený odpor R_z . Odpor R je ohmický odpor vinutí (obr. 6a). Velikost ztrát je pak dána při určitém napětí U výrazem

$$Z = \frac{U^2}{Rz} \quad \text{Při tom nesmíme zapomenout,}$$

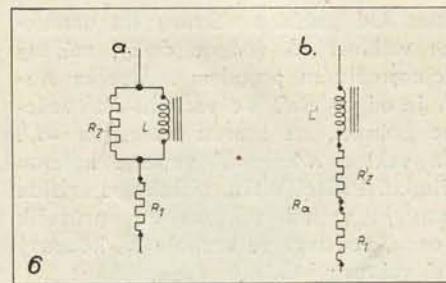že Rz závisí mimo jiné na sycení B a proto i na napětí U na cívce.



6

Transformátor nebo tlumivku měříme můstekem, který umožňuje odečíst odděleně L a R . Jsou to na př. můstky Maxwellův (7a) a Andersonův (7b) (Techn. průvodce, Elektrotechnika, V. str. 75, 76).

Tímto způsobem odečteme hodnoty jak jsou patrný z obrazu 6b, čili

$$L' \quad \text{a} \quad (R_1 + R'_2) = Ra.$$

(Odpor R' je skutečný ohmický odpor, měřený stejnosměrným proudem). Mají-li být obvody 6a a 6b rovnocenné, musí platit pro odpor

$$R_z = \frac{(R'z^2 + \omega^2 L'^2)}{R'z}$$

a pro indukčnost

$$L = \frac{R'z^2 + \omega^2 L'^2}{\omega^2 L'}$$


což plyne z rovnice o rovnocennosti obvodů na obr. 6a a 6b.

$$R'_z + j\omega L' = \frac{j\omega LR_z}{R_z + j\omega L} \quad *$$

Ztráty v železe pak mají hodnotu $\frac{U^2}{R_z}$ jak bylo již uvedeno. Výhodnější než metoda početní je metoda grafická, kterou převydeme obvod 6a na rovnocenný 6b velmi pohodlně a rychle. Nebudeme uvádět důkaz. Až v některém z příštích čísel se zmíníme o několika výhodných grafických konstrukcích, jež zjednoduší a vyřeší i poměrně dosti komplikované problém v oboru střídavých proudů.

Na svislou osu (reálnou) naneseme změněný odpor Rz ve vhodném mě-

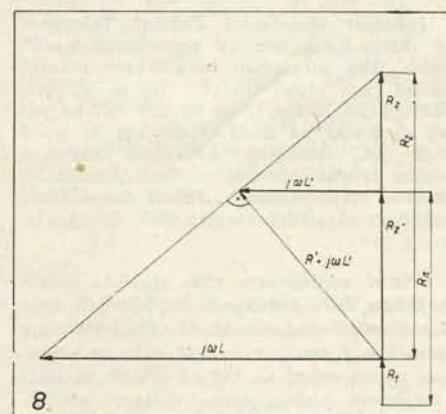* Čti také Transformace seriových impedancí v paralelní, RA č. 5/1946, str. 113.




8

řítku. Od počátku vektoru R_a nanese- me velikost R_1 (odpor cívky, měřený stejnosměrným proudem). Úsečka $R_a R_1$ je odpor R_z' . Ve vrcholu R_z' vede- me kolmici, na kterou naneseme $\omega L'$. Na vektor $R_z' + \omega L'$ vede kolmou přímku. Průsečík této přímky se svislou osou je vrchol vektoru R_z , průsečík s osou, vedenou ve vrcholu R_1 koncový bod vektoru $j\omega L$.

Je patrné, že vlivem ztrát v železe můžeme při vyšších frekvencích snadno naměřit, že indukčnost klesá a seriový odpor stoupá.

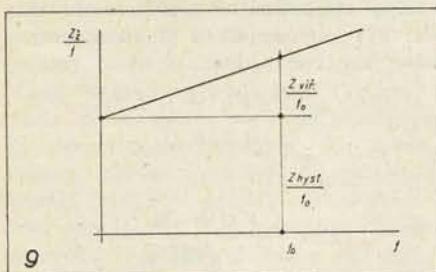Chceme-li si oddělit ztráty hysteresi od vřivých (je to někdy nutné, aby- chom zjistili, zda vřivé ztráty nevznikají na př. špatnou isolaci plechů), pro- vádime měření při stálém sycení v jádře (při tom můžeme zanedbat úbytek napětí na odporu vinutí). Pak nakreslíme dia-



gram, kde jako úsečku nanášíme kmitočet, jako pořadnice podíl ztrát a frekvence.

Průběh Zz/f jako funkce f je velmi přibližně lineární, protože při konstantním sycení jsou hysteresní ztráty úměrné frekvenci, vřivé čtvrtci frekvence. V bodě, kde prodloužená přímka $Zz/f = \varphi(f)$ protíná osu svislou, vede rovnoběžku s osou, která rozděluje ztráty na hysteresní a vřivé, jak je vidět na obrazu 9.

PRVNÍ ELEKTRONOVÝ MIKROSKOP V SSSR

Kolektiv závodu Krasnogvardějec zhodnotil výrobní elektronový mikroskop konstrukce profesora B. A. Ostromova. Elektronový mikroskop umožňuje rozpoznaní nejdřívějších živých organismů — filtratelných virů, neviditelných ani nejsilnějšími mikroskopy. ip.

— Inženýři společnosti Federal Telephone and Radio Corp. uvažují o možnosti použít Měsíc jako odrazového zrcadla pro světové vysílání na ultrakrátých vlnách. Vysílač, zaměřený na Měsíc, mohl by prý být po odrazu slyšitelný na Zemi všude, kde je právě Měsíc nad obzorem. Prokázali chystané zkoušky splnitelnost této myšlenky, padla by překážka krátkého dosahu, která dosud brzdí využití ultrakrátých vln pro větší obvody. ip.

— Britské ministerstvo pošt přidělilo kmitočet 450,5 Mc/s pro řízení modelových letadel a člunů. S podmínkou, že výkon přístrojů nepřesahne 5 wattů v anténě a že se kmitočtové pásmo omezí na 450 až 451 Mc/s, stačí k legálnímu použití pouhé ohlášení příslušnému dozorčímu úřadu. ip.

ROVNOHORNĚJŠÍ STUPNICE

mechanickým převodem

Upřijimačů a měřicích přístrojů, které pracují s laděnými obvody, žádáme, pokud je to možné, rovnoramenné rozdělenou stupnicí kmitočtovou. Důvody jsou zřejmé: rovnoramenná stupnice je přehledná, snadno ji nakreslíme a interpolujeme (dělení na jemnější stupně) a u přijimačů dovoluje rovnoramenné rozložení vysílače, které jsou, jak víme, vzájemně vzdáleny o 9 až 10 kilocyklů.

Jde-li však o to, aby ladící kondensátor překlenul větší rozsah kmitočtů, na př. v poměru 1:3, jak je to běžné u přijimačů (500 až 1500 kc/s), vede požadavek lineární kmitočtové stupnice k tak zv. orthofrekvenčnímu ladícímu kondensátoru, jehož desky mají obrys velmi výstředný. Říkalo se mu „mečový“. Takový tvar se nesnadno vyrábí a kondensátor je nestabilní, těžko se zajišťuje proti zkratu, je rozmněný, desky rotoru zabírají v přístroji mnoho místa a jen obtížně jej spolehlivě vyrovnáme na souhlasný průběh, jak to dnes zpravidla potřebujeme (souběh, hotová stupnice). „Mečové“ kondensátory se proto dnes vyskytují jen ve sbírkách starých součástek a nové výrobky mají tvar po mechanické stránce výhodnější, s deskami polokruhovými, ale výstředně upevněnými na hřidel. Tyto kondensátory nedávají ovšem lineární kmitočtovou stupnici, jak to dokládá stupnice na vnějším kruhu obrázku. Je to zkusmo získaná stupnice pro kondensátor Philips, a vidíme z ní, že nerovnoměrnost je značná: oblouk pro 1600 až 1700 kc/s je jen asi pětinou oblouku, který přísluší 500 až 600 kc/s (krajní body těchto intervalů už na stupni nebyly, získali jsme je extrapolováním podle předchozího průběhu). Jiný doklad je v tom, že střední hodnota rozsahu, zhruba 950 kc/s, je daleko za středem stupnice, takže její začátek je namačkan a její konec roztažen, jak to ostatně ukazují také stupnice běžných přijimačů.

Přesto nechceme znova zavádět „mečové“ kondensátory, neboť důvody pro dnešní úpravu jsou velmi dobré. Můžeme si však pomocí prostým mechanismem, jehož podstatu znázorňuje náčrtek. Pohyb z knoflíku převádíme na kondensátor několik přímo, nýbrž výstředním mechanismem takovým, že jeho převod je proměnlivý. Při vhodné úpravě můžeme pak do-



Toto je pod-
sta výstředné-
ho mechanismu.

Stupnice
jest vždy vázána s hřidelem knoflíku, nikoliv
kondensátoru.

sáhnout toho, že se při stálé rychlosti hřidele knoflíku (a ovšem také stupnice, již si představme spojenou s tímto hřidelem buď přímo — ukazatel — nebo prostřednictvím vhodného stálého převodu) se ladící kondensátor točí na začátku pomaleji a na konci rychleji, takže původní střísněný začátek stupnice se rozráhne na úkor dříve příliš řídkého konce.

Tento převod není novinkou, používal ho, pokud víme, jeden z výrobčů, jehož přijimače měly pak vskutku jemnější stupnice pěkně rovnoramenné. Sami jsme dopřeli k vhodnému použití při stavbě malého komunikačního superhetu, kde nás nerovnoměrnost stupnice také rušila a kde z jiného důvodu bylo zapotřebí vložit mezi šroubový převod a kondensátor spojku, jež by nepřenášela jiné síly, než pro otáčení.

Jak takový mechanismus navrhnut? Je to docela snadné. Na hřidle kondensátoru upevníme kličku o poloměru r , na hřidle knoflíku resp. stupnice páku s podélným výrezem pro kličku. Vůli vyloučíme nejsnáze přítlačováním kličky k jednomu boku výrezu pružinou. Hřidele knoflíku a kondensátoru jsou rovnoběžné a vzdálené o jistou hodnotu e (excentritu, výstřednost). Tuto hodnotu snadno určíme. Podivejte se na vnější stupnici. Vidíte z ní, že střední kmitočet rozsahu, je to 0,95 Mc/s, který by měl být ve středu oblouku, je posunut stranou. Uložíme-li však hřidle stupnice tak, aby na jejím oblouku byla tato hodnota právě uprostřed, máme závadu napravenu a hodnotu e přibližně zjištěnu. Když pak jednoduchým překreslením zjistíme průběh nové stupnice, jak je to na menším oblouku v obrázku, shledáme ji značně rovnoramennější než byla původní. Zde je stokilocyklový interval na počátku jen asi třikrát menší, než týž interval na konci, v ostatním rozsahu je stupnice už na pouhý pohled mnohem rovnoramennější než předchozí. Kdybychom chtěli mít okrajové intervaly rozsahu přesně stejné, zatím co původně bylo

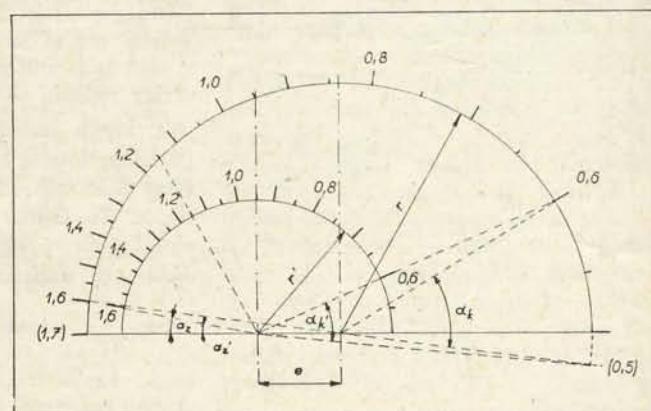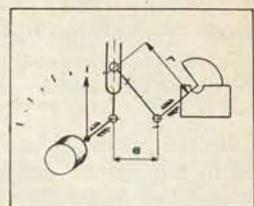

$$\frac{az}{ak} = p$$

pak dojdeme po snadném přibližném výpočtu k výsledku

$$e = \frac{1-p}{1+p} \cdot r$$

A tak v našem případě, kdy p , jak jsme uvedli, bylo asi 0,20, vyjde

$$e = r \cdot 0,3/1,2 = 0,667 r.$$

kde r je podle obrázku zvolený poloměr kliky. Vídáme, že pro úplnou korekci je výstřednost značná. Nebudeme jí vždy moci použít, protože požadavky na přesnost a spolehlivost mechanismu nedopouštějí příliš veliké kolísání převodu, záleží však také na provedení a dílenských možnostech. Nejdé ostatně o to, abychom stupnice linearisovali dokonale, protože to tento jednoduchý mechanismus dovoluje jen ve zvláštních případech původního průběhu, které asi nebudou často splněny. Namísto přesného řešení je však snazší a přehlednější zvolit třeba podle předchozího způsobu odhadu se středem rozsahu několika hodnot e , vykreslit příslušné průběhy stupnic a podle nich vybrat vhodnou, nepříliš velikou hodnotu e . Dosažený zisk je značný, jak dokládá i náš prostý obrázek, a jistě ho využijí podnikavější z našich čtenářů. P.

Raketové pumy v míru

Skupina britských vědců se zabývá problémem raketového letu v dobách míru. Při výzkumu jim pomáhá několik význačných německých odborníků, kteří konstruovali pověstné zbraň V1 a V2. Pracuje se nyní na raketě, která by vyvinula rychlosť 12 800 km za hodinu a která by dosáhla výšky 4800 km. Prozatím se vědci setkávají s mnoha potížemi. Hlavním problémem je řízení náboje, který létá mnohem rychleji, než se šíří zvuk. Nejlepším řešením snad bude kontrolovat rychlosť menšími „přívěsnými“ raketami. — Zcela nový obzor se nám jeví, uvažujeme-li o raketovém letu ve spojení s atomovou energií. Váha pohonných látek, která tvoří asi dvě třetiny celkové váhy, by téměř úplně zmizela. Za této okolnosti by rychlosť a akční radius byly skoro neomezené. Odborníci již mluví o raketách, které by dosáhly závratné rychlosti 384 000 km za hodinu a věří, že do 20 až 30 let bude možno navštívit jiné planety. — Tak se může stát, že uvidíme další proroctví H. G. Welse uskutečněno. — bis.

Jak pracuje

HANDIE-TALKIE

Tak vypadá příruční radiotelefon americké armády, připravený odšroubováním ochranné patky a vztyčením vysouvací antény k uvedení dochu. Po pravé straně dole je tlačítko pro přepínání s příjmu na vysílání, vodotěsně kryté gumou. Po odklopení dna a víčka lze nejenom snadno vyměnit baterie, nýbrž i jediným hmatem vytáhnout celý přístroj.

Kdo by neznal alespoň z obrázků a zpráv populární malý transceiver, v americkém vojenském slangu zvaný handie-talkie? Byl to, jak se zdá, nejrozšířenější komunikační přístroj této války, a jak Američané, tak Angličané ho používali skoro u všech služeb.

Cervencové číslo amerického Radio Craft přineslo podrobný popis tohoto malého radiotechnického zázraku, jehož mohl používat každý. Obsluha spočívá ve výměně vysouvací antény, čímž se současně vede přístroj do chodu (antena spojena s vypínačem žhavení a anodovým napětím), a v přepínání vodotěsným tlačítkem z příjmu na vysílání. Každý přístroj byl totiž křemenným výbrusem přesně nalezen na určenou frekvenci (u tohoto modelu v pásmu 3500 až 6000 kc/s) a účinnost AVC, nf zesílení a výkon koncového stupně byly nastaveny předem tak, aby v okruhu 5 až 6 mil (8 až 10 km) byl zaručen hlasitý poslech. Tím odpadl i obvyklý regulátor hlasitosti.

A nyní se podívejme na schéma tohoto radiotelefonu. V poloze „příjem“ je přístroj zapojen jako pětielektronkový superhet s mezifrekvencí 455 kc/s. Vysuvací antena tvoří část pevně nastaveného antennního obvodu, který je doložen na žádanou frekvenci vzduchovým kondenzátorem. Koncová pentoda 3S4 pracuje jako vf. zesilovač. Pro úsporu energie má žávenu jen jednu část vlákna a také její anodový proud je zmenšen odporem v anodě a stínici mřížce. Zesílený signál jde do směšovače 1R5, jehož oscilátor má místo ladícího obvodu křemenný výbrus s frekvencí o 455 kc/s nižší než příjima-




ná. Taktto vzniklá mezifrekvence (455 kc/s) se zesílí v obvyklém mf stupni, osazeném vf pentodou 1T4. Resonanční křivka prvního mf filtru je zploštěna odporem 1 megohm. Diodová část sdružené elektronky 1S4 slouží k detekci a AVC, pentodová část je zapojena jako odpovídající nf zesilovač. Jelikož pro telefonní dynamické sluchátko je plný výkon koncové pentody 3S4 nadbytečný, je její žávací a anodový příkon zmenšen stejně, jako u vf. zesilovače (kontakty K, LM a H).

Při přepnutí do polohy „vysílání“ (obraz 3) pracuje přístroj jako dvoustupňový vysílač s anodovou modulací. Do oscilačního obvodu směšovači elektronky 1R5 zapojí se druhý krystal, vyladěný na stejnou frekvenci jako vstupní obvody a triodová část 1R5 pracuje jako oscilátor a budič koncového vf stupně s pentodou 3S4, která je nyní přepnuta na plný výkon. Antenní obvod a kapacita antény proti kovové kostře tvoří filtr proti vyšším harmonickým. Na vstup nf zesilovače (1S5) se zapojí dynamický mikrofon a koncová pentoda 3S4 (rovněž přepnuta na plný výkon) zastavá funkci modulátoru. Před výstupní transformátorem je zařazen (spoju NO) tlumící odpór 330 kΩ. Ve sluchátkách je proto při vysílání slabě slyšet modulaci, takže je možné snadno kontrolovat její jakost. Mf pentoda 1T4 je během vysílání vypnuta přerušením žávacího obvodu. Celý transceiver i s bateriemi pro 50hodinový duplexní provoz je vestavěn do plechové vodotěsné skřínky 8×12×35 cm a váží celkem 3 kg. Zajímavým doplňkem přístroje je skládací rámová antena, která umožní zbloudivšímu vojákovi „zaměřit“ si mateřskou stanici a tak se orientovat v neznámém terénu.

O. Horňa.

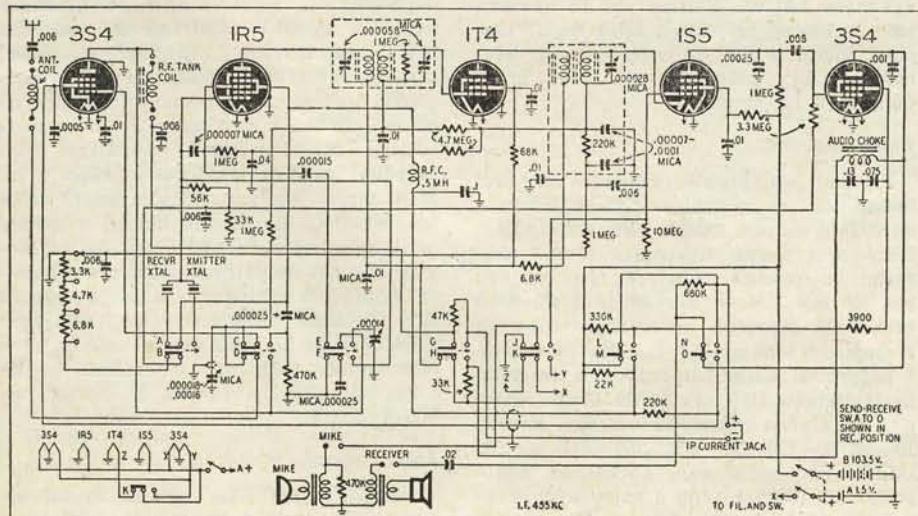— Američtí výrobci žádají, aby bylo dovoleno vyrábět známé vojenské příruční radiotelefony (handie-talkie) pro civilní potřebu. Jde o tvar zvláště malý s antenou délky 50 cm a s celkovou vahou 160 gramů. Dosah přístrojů je podle příjmových podmínek 1 až 6 km. ip.




MALÝ KOMUNIKAČNÍ SUPERHET

pro vlny 10 — 100 m
190 — 2000 m

Jak omezená dodávka radioamatérských součástek, tak opětované žádosti čtenářů byly pobídkou k návrhu superhetového přijimače z převážně vojenského materiálu, zejména elektronek, upraveného pro poslech vzdálených stanic. Označujeme-li tento výsledek práce téměř dvouměsíčním přívlastkem „komunikační“, je to dojista mírná nadšázká proti oprávněným nositelům tohoto označení; zmírnujeme ji proto doplňkem „malý“, který se spíše než k rozdíru vztahuje k výkonu. Abychom se tedy vyvarovali nedorozumění, informujeme čtenáře už zde, že dosah, selektivnost i jakost přednesu jsou asi takové, jako u standardního čtyřstupňového superhetu rozhlasového. Není to málo; je to ovšem méně než se dosahuje u přístrojů speciálních s deseti a více elektronkami, s jednou nebo dokažem dvěma preselekčními vf stupni a se třemi mf filtry, doplněnými po případě krystalem. Důvody, pro něž se tak velké konstrukci dosud vyhýbáme, jsou opravdu závažné. Zájemce o takový přístroj musí byť především sám vyrobít veškeré cívky, od ladicích až po mf filtry, neboť to, co lze zatím koupit, vyhovuje pro trvající poválečné omezení jen velmi skromným nárokům. Opatření jakostního materiálu — jader a kabliků — je dosud obtížné. Za druhé nemáme dosud standardních, všude dostupných elektronek, kdežto typy vojenské připouštějí speciální využití s obtížemi ne nepodstatnými. Konečně je tu i vnější příčina: na rozhlasových pásmech všech rozsahů je dosud zmatek, spolehlivých vysílačů je málo, poslech je dosud rušen a vcelku nám rozsáhlý, dokonály přijimač připadá v světovém etheru asi tak jako dálnicové auto na zanedbané okresní silnici.

Po tomto málo růžovém prospektu nám leckterý čtenář v duchu klade otázku, proč tedy vůbec podobný přístroj stavíme? Odpoví na to schema a prohlídka snímků. Z nich vidíte, že je tu po prvé vyvinut přístroj — prototyp amatérského typu: dokonalý šroubový převod se stodílnou stupnicí dovoluje snadno ladit i na pásmech nejvyšších, a protože je neproměnný, umožňuje opětné vyhledání jedou zjištěné stanice takřka po slepu. To je zásadní přednost proti všem dosavadním typům, které jsme zde předvedli, s výjimkou superhetu na baterie s elektr. řady D21 z letočního čísla 3, který ovšem měl dosah podstatně skromnější. Také jinak je úprava výhodná a jistě se zalíbí milovníkům účelného technického zevnějšku. Stupnice je kruhová, s využitím pěti šestin celého kruhu, a je proto značně dlouhá, třeba se to nezdá. Vnější kruh má délku 380 mm, vnitřní (pro dlouhé vlny) má 185 mm, tedy více než běžné stupnice přímé. Regulátor hlasitosti má rovněž stupnice s jemným dělením od 0 do 100 na tři čtvrtiny kruhu, a ač je tu hlavním důvodem souměrnost, i to má svou cenu při odhadování výkonu stupnice. Jednoduchý, bohužel nepříliš výrazný ukazatel ladění s doutnavkovou obcházkou nedostatek elektronových indikátorů, zvláště větších citlivostí (udává také zapojitý stav přístroje). Telefonním přepinačem

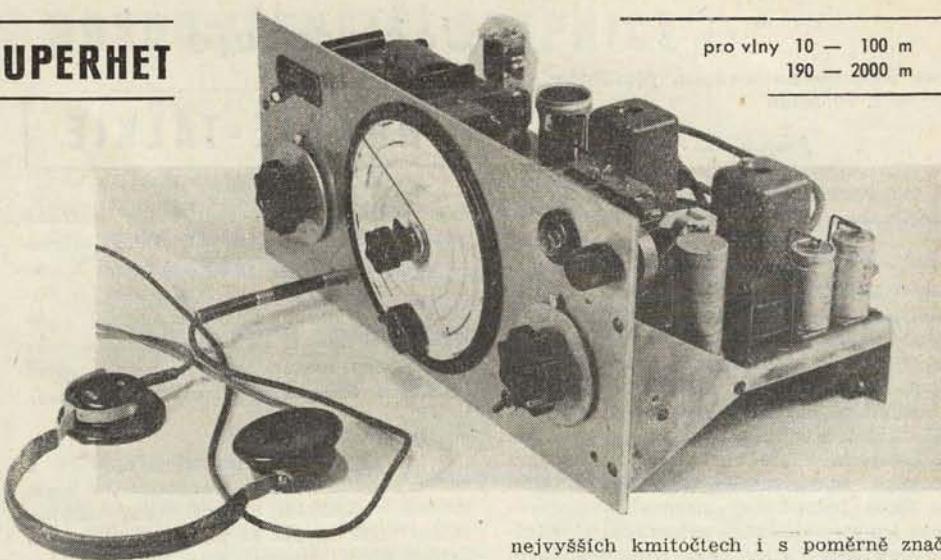

Knoflíky zleva nahoru: přepinač hloubky minus - normál - plus, pod tím regulátor hlasitosti, uprostřed ladící ukazatel, na společném hřidle dolaďovací kondenzátor vstupního obvodu, dole přepinač rozsahů. Vpravo ladící knoflík s klickou a doutnavkový indikátor.

můžeme ubrat nebo přidat hluboké tóny, podle toho, posloucháme-li řeč (která je srozumitelnější bez basu) nebo jakostní pořad hudební. Konečně, pokud se zapojení týká, vystačili jsme pro všechny úkoly s běžnými vf pentodami. RV12P2000, jichž má dnešní trh nadbytek; ačkoliv je na směšovacím a mf stupni výhodnější P2001, selektoda. Jenom koncový stupeň má televizní pentodu LV1, a jako usměrňovač máme běžnou, i dnes dostupnou AZ1, ač ovšem místo ní lze použít po změně žhavení i RG13D60, nebo jiné vhodné elektronky.

Může tedy zájemce o výkonné a při tom levný a celkem dostupný přijimač těžit z tohoto pojednání buď uplný podrobný návod, který lze konečně i rozšířit a zdokonalit podle námětu, které připomene. Nechcete-li stavět přístroj tohoto technického vzhledu, najde tu alespoň vyzkoušené a osvědčené zapojení pro několik použití vojenských elektronek: jako směšovač a oscilátor pracují dobře až do 40 Mc/s, jako dvojitou diodu (sdruženou po případě s triodou podle jiného návodu v tomto čísle), jako mf i nf zesilovač i jako zesilovač koncový se spolehlivým výkonem 1,5 W. Věříme, že to všechno jsou hodnotné přínosy, i když nutně musíme počítat s tím, že nebudou vždy všechny využity právě pro ten účel, který jsme měli na mysli.

Popis zapojení.


Přístroj má kromě usměrňovací šest elektronek a výkonem odpovídá standardnímu osazení ECH3, EF9, EBF1, EL3. Nová cena této elektronek je 640 Kčs, zatím co použité vojenské typy vyjdou jen na 452 Kčs, a hlavně jsou na trhu běžné. V zapojení rozeznáme superhet s jediným vstupním ladícím obvodem, s nejprostší kapacitní vazbou s antenou, nastavitelnou trimrem podle druhu antény, se čtyřmi vlnovými rozsahy zhruba 10—30, 30—100, 200—600, 750—2000 metrů. Odděleným oscilátorem obcházmíme nedostatek sdružených typů u vojenských elektronek a získáváme dobrou činnost při

nejvyšších kmitočtech i s poměrně značnou kapacitou ladícího kondenzátoru. Dva mf pásmové filtry dají dostatečnou selektivnost; za nimi je diodová detekce a zpožděná automatica.

Nf část má budici zesilovač, napájený z logaritmického regulátoru s možností přidání nebo ubrání nejhlebších tónů, kromě polohy obvyklé, při níž jsou však basy také poněkud zvednuty, aby byly kompensovány nevalné vlastnosti běžných výstupních transformátorů. Koncový stupeň je zapojen obvykle a dovoluje připojit místo reproduktoru sluchátka, jejichž použití dává obezretný „lovec“ přednost v nočních hodinách. Dobře se nám tu osvědčuje naše krystalová sluchátka, jejichž nový tvar, podstatně zdokonalený proti prvnímu, dává výšky opravdu „krystalové“, rozhodně ostřejší, než lekteré, poruchami zatížené signály připouštějí. — Síťová část má obvyklý dvoucestný transformátor s vakuovou, přímo žhavenou usměrňovačkou, pracující na kondenzátorový vstup filtru s tlumivkou. V záporné věti jsou dva odpory pro vytvoření záporného napětí proti kostře, které potřebujeme jednak pro koncovou elektronku, dále v menší míře pro nf budici elektronku a pro elektronky vysokofrekvenční, kde je však toto napětí zmenšeno děličem z tří odporů po 1 MΩ až na třetinu a doplňujeme je napětím z diody automatiky. Konečně potřebujeme malé záporné napětí pro posunutí oscilačního napětí vůči zemi, neboť je výhodné, nepřebíhají-li jeho vrcholy do kladného napětí a neloví-li elektrony z anodového proudu směšovače. Nesmíme si ovšem myslit, že mřížka oscilátoru má nulové napětí vůči zemi: je posunuta do záporné oblasti zhruba o maximální hodnotu oscilačního napětí a proto napájíme třetí (brzdící) mřížku směšovače přímo z ní. Malé napětí, kterým oscilační kmity přece jen přebíhají do kladné oblasti v mřížce oscilátoru (musí tu být, jinak by mřížkovým svodem oscilátoru netekl proud) právě posuneme zmíněným napětím odporů 50 + 50 ohmů v záporné věti filtru. Přesvědčili jsme se však poslechem, že i bez této úpravy, kdy tedy je kathoda oscilátoru uzemněna na kostru, je činnost záření dobrá.

Ladící obvod.

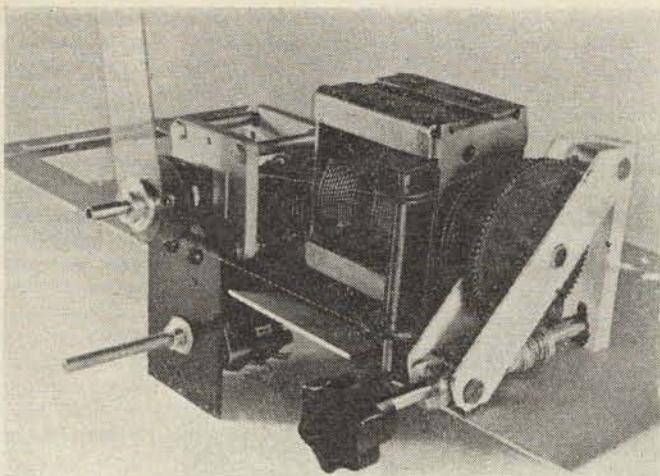Omezení, jenž nám ukládá dnešní neuspokojivý stav trhu amatérských sou-



částí, byla vskutku třízvá. Zvolený přepinač Always, dvojitý, s 2×3 spinacími obvody, dovoloval jen toto primitivní zapojení. Protože jsme chtěli vystačit aspoň pro střední a dlouhé vlny s tvární cívkovou soupravou Palaba (6399 pro vstup a 6396 pro oscilátor; čísla ve schematu platí pro tyto cívky), musili jsme při daném přepinači volit úpravu, při níž jsou právě tyto rozsahy trvale připojeny na ladici kondensátor, a cívky pro rozsahy vln krátkých se připojují k nim paralelně. Podstatně výhodnější bylo by použití přepinače Philips, tvar TE s dvěma kotoučky a čtyřmi polohami, který dovoluje v každé poloze šest sepnutých dotyků. Pak se však přimhourováme za tuto změnu: 1. všechny cívky přepínat samostatně. 2. Oscilátorovou ladici cívku rozsahu nejbližšího než ta, která právě pracuje, spojovat nakrátko. 3. Použít induktivní vazby s antenou, a to vinutím

o zhruba trojnásobném počtu závitů než má příslušné vinutí ladici. Tím dosáhneme po celém rozsahu nejrovnoměřejšího průběhu vazby, zatím co kapacitní kolisá v poměru asi 1:10, a je na začátku každého rozsahu zbytečně těsná, kdežto na konci nepřijemně volná. Úpravu nemůžeme, bohužel, popsat podrobně, protože nelze počítat s typem jádra, každému dostupným. Zkušenější konstruktéři mají však ve starších číslech tohoto listu dosti návodů, použijí-li, což je nejvíce hodné doporučení, otevřených nebo uzavřených železových jader pro střední a dlouhé vlny.

Z cívek ladícího obvodu vyrábíme tedy jen cívky krátkovlnné. Ke stavbě jsme použili keramických kostiček, které jsou v pražských obchodech (a snad i na venkově) na prodej za 1,20 Kčs. Lze do nich vložit šroubová železová jádra Ø 7 mm (Palaba 6362), místo závitů stačí motou-

zek, navlečený současně s jádrem přičně na závit, tedy směrem osy. Kostříčkám odpovídá velmi přibližně trubka o průměru 15 mm, které můžeme použít místo nich.

Cívky mají tyto hodnoty:

Rozsah 30—100 m: L4 a L10: 20 závitů drátu 0,5 mm smalt, vinuto na délku asi 20 mm (po dvou drátech v každém zárezu kostry). L11 - 10 závitů drátu 0,2 mm. — Rozsah 10—30 m: L5 a L12 4 záv. drátu 1 mm, holý (smalt opálit a vyleštít), vinuto s mezerami asi 1,5 mm. Mezi závity L12 přijde vinutí L13 s $4\frac{1}{2}$ záv. drátu 0,5 mm. Zapojení co do vzájemného smyslu vazebního a ladicího vinutí je vyznačeno ve schematu: při souhlasném smyslu jsou anoda a mřížka na opačných koncích civek.


Použitá tovární cívka dávala pro dlouhé vlny na oscilátoru indukčnost příliš malou, takže nebylo lze doladit oscilátor na tomto rozsahu do souběhu. Pomohli jsme si pomocnou samostatnou cívkou, navinutou na jednoduché kostře o průměru 10 mm. Měla 60 záv. drátu 0,2 mm a byla doladěna železovým šroubkem. Cívka nebyla vůbec vázána s pávůdní, kdyby tomu tak bylo, stačil by počet závitů asi poloviční. Dovinutí nebylo však u slepené cívkové kostry možné.

Mf od!ad'ovač,

nastavený na kmitočet 465 kc/s, má vojenské železové jádro, úplně uzavřené v původním těsném šestihraném krytu z hliníku. Cívka má přesto poměrně značný činitel jakosti, totiž 130 při 440 kc/s. Měla 105 záv. vý kabliku 20×0.05 mm.

Mf transformátor.

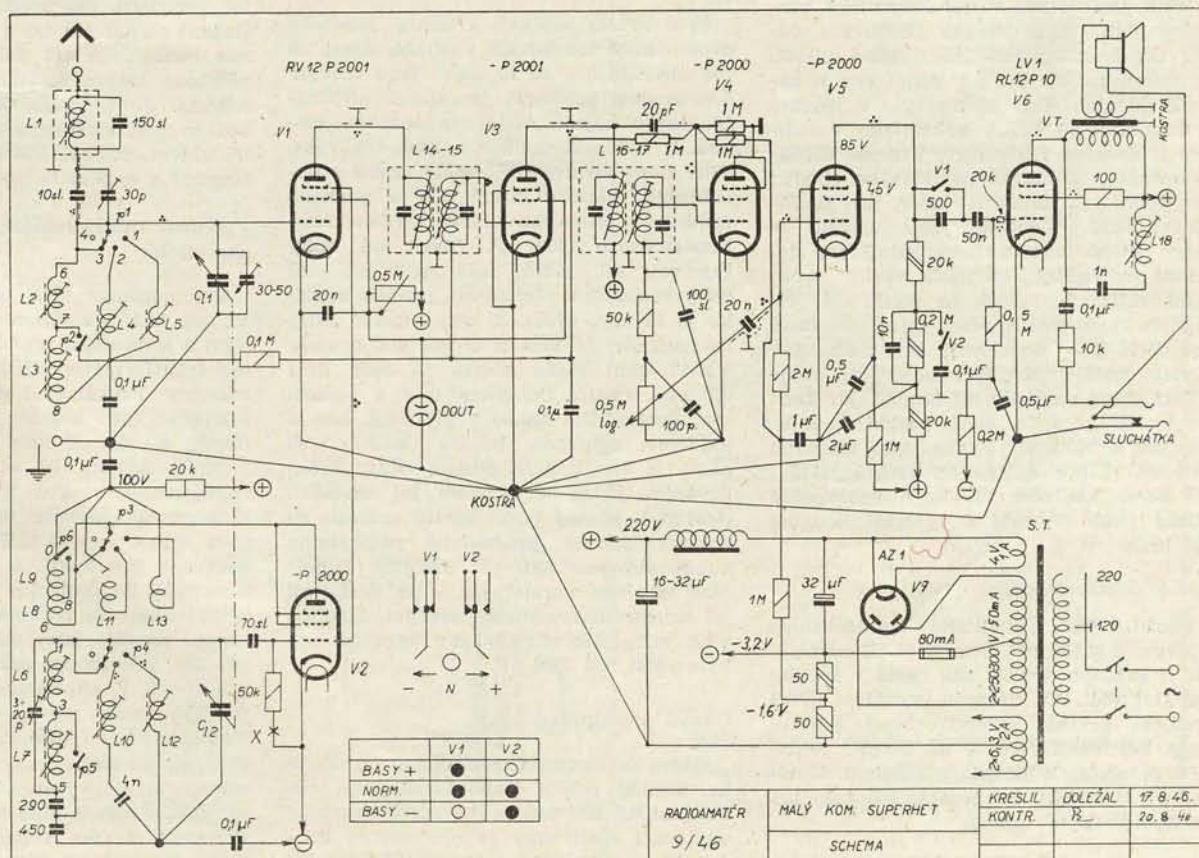Jsou to zase výrobky Palaba, obj. č. 6392, s nastavitelnou šíří pásma. Provedli




FILTR 9 kc

MF1

ANT. ZEMĚ MF2

REPR. POJ.

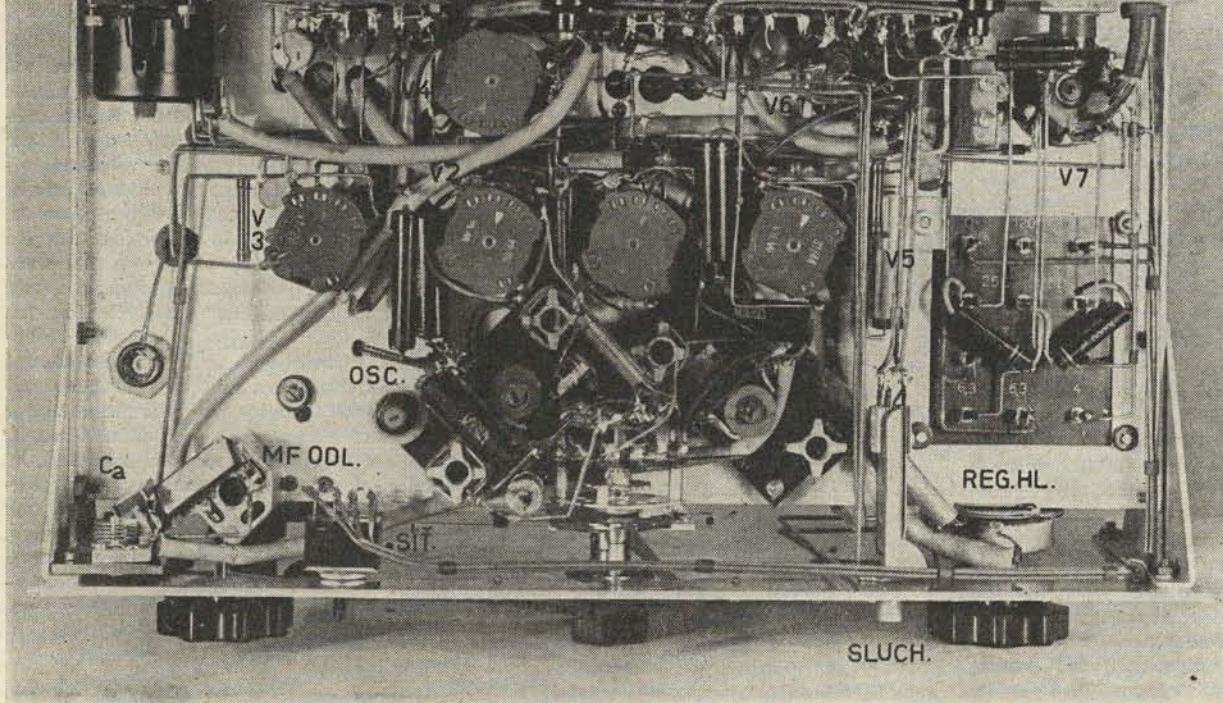Pohled pod kos-
tru prozrauje
neobvyklou
montáž elektro-
nek RV12P2000,
zespoda, pro
usnadněné
zapojování
objímek.



jsem na nich tyto úpravy, aby bylo lze nastavit poměrně nízký mf. kmitočet (cívky jsou zřejmě pro 485 kc/s a nedají se v dosti širokém rozsahu dolaďit), bylo nezbytné doplnit je přidanými kondensátory 20 pF, jež jsme připájeli pod kryty, ke kondensátorům již vestavěným. Protože se posuvná cívka vklala na svém vodítku, vyložili jsme otvor v její keramické kostričce plstí, takže se pak posouvala těsně. Do šroubkových jader jsme pilkou na železo zařízli drážky podél osy a zlepili do nich plst, jak to bylo v jednom z minulých čísel RA vykresleno v rubrice Z domova i z ciziny. Tím se dosáhne měkkého a hlavně nevibrativního chodu; bez toho je nastavení jader při sladování nejisté. Konečně jsme zjistili, že filtry, které jsme měli, vyžadují pro dosažení optimální (kritické) vazby skoro těsně sblížených cívek na rozdíl od dřívějších typů též značky, které — snad pro větší Q — dovolovaly pro tento stav i větší vzdálenost. Z toho ovšem plyne i jistá újma na zisku mf stupňů. Mf kmitočet 465 kc/s je totiž nezbytně volit, alespoň v blízkosti Prahy, kde křížení kmitočtů Liblic a Mělníka vzniká (1113 - 638 kc/s) kmitočet 475 kc/s, nebezpečně blízký jinak obvyklé a výhodné hodnotě 468 kc/s.

Ladicí kondensátor.

Použili jsme dvojitýho kondensátoru Philips, 2 × 500 pF, tvar 4444. Kontrolujeme u každého druhu, zda nemá v ložisku radiální vůli. Na přesném využávání příliš nezáleží, protože vstupní obvod dolaďujeme kondensátorem 30 až 50 pF, přidaným paralelně k hlavnímu ladícímu. K odhadu, zda nějaký kondensátor má tuto kapacitu, použijte vzorce

$$C = 0.08842 S/d,$$

kde S je celková plocha vzduchového di-elektrika mezi všemi deskami statoru a rotoru v cm^2 ; d je tloušťka vzdachu mezi týmiž deskami v cm. C pak vyjde v pikofaradech. Snazší je ovšem kapacitu změřit na můstku.

Filtr proti hvizdám 9 až 10 kc/s.

Tyto hvizdy vznikají křížením kmitočtu dvou vlnově sousedních vysílačů, které se liší obvykle o 9 až 10 kc/s; jsou tizivým doprovodem přednesu jakostních přijimačů, které nejsou obdařeny tónovou clonou k pohlcení tónů od 1000 c/s výše. Filtr tvoří seriový rezonanční obvod z dolaďitelné železové cívky L18 a pevného (možno-li slídového nebo keramického) kondensátoru 1000 pF. Cívka má velký typ voj. žel. jádra, jaké se v poslední době vyskytlo v obchodech, průměr hrnečku je 33 mm, výška 30 mm, vlastní jádro má průměr 14 mm a šroub má průměr 9 × 37 mm. Počet závitů je 2800, drát 0,1 mm smalt. Dolaďme buď s pomocí tón. generátoru, anebo v přístroji, kde si najdeme některou polohu ladění, při němž je tón 9 kc/s zvláště silný. Šroubováním jádra se snažíme jej zeslabit. Nevíme-li přesný počet závitů můžeme se pokusit dolaďit prozatím připojeným kondensátorem 1000 pF (dvojitý ladící; části spojeny paralelně), a po nastavení jej zkusmo nahrazujeme pevným. Hledíme však mit tolik závitů, aby kapacita nebyla větší než 2000 pF.

Obvod pro úpravu tónu.

Máme tu možnost trojího stavu: hloubky, normál, minus. Toho dosahujeme takto. Část 0,2 MΩ anodového odporu vstupní zesilovací elektronky je přemostěna kondensátorem 10 nF = 10 000 pF; uplatní

se až při hlubokých tónech asi od 400 c/s níže. Přemostíme-li tuto část kondensátorem 0,1 μF, dosáhneme malého stoupení u nejhlubších tónů, které pomáhá opravit charakteristiku výstupního transformátoru. To je poloha „hloubky normální“. Rozpojíme-li nyní zkrat na kondensátoru 500 pF, který tvoří vazební člen na koncovou elektronku, dosáhneme zelení asi od 400 c/s a tím jasnejší přednes řeči. Tyto tři polohy má telefonní přepinač (kipper), jehož zapojení udává schema. Je to velmi účelný doplněk takového přijimače zejména tím, že má jen tři hlavní polohy, které se vzájemně liší zásadně a není nebezpečí překorigování.

Výstupní transformátor; připojení sluchátek.

Pro použitou LV1 jako koncovou měl by mít v. t. přizpůsobení na 12 kΩ. Podle toho a anodového proudu 30 mA mohl by mít transformátor středního typu asi tyto rozměry: Primár 4000 záv. drátu 0,15 mm; sekundár (pro běžnou kmitačku 3,5 až 5 ohmů) 85 záv. 1 mm, jádro průřez 5 až 7 cm²; okénko 500 až 600 mm²; vzduchová mezera celkem 0,15 mm. Sami jsme však použili běžného výstup. transformátoru Vilnes typ M 65/510, ET 10, přizpůsobeného pro 7 kΩ, a dosahujeme dobré hlasitosti. Ve spojení s koncovým stupněm připomíme, že LV1 nemá obvyklých 6 V zápor. napětí, jako EL3, nýbrž pracuje při 250 voltech na anodě a stín. může asi s -3 V napětí mřížky (kathod. odporn 110 ohmů), nebo v našem případě 100 ohmů, když jím teče více než proud koncové elektronky.

Podle údajů výrobců má elektronka dát 2,5 W výstupního výkonu, při malém skreslení ovšem sotva více než 1,5 W. I to však bohatě postačí.

Sluchátka připojujeme přes odpor $10\text{ k}\Omega$ a kondensátor $0,1\text{ }\mu\text{F}$ mezi anodu koncové elektronky a zemi. Tím dostává koncová elektronka prakticky normální zátěž už na primáru a kmitačku můžeme odpojit. Hodí se běžná radiofonní sluchátka s odporem (1000 až 4000 ohmů). Kmitačku odpojujeme přerušovací svírkou („jack“) podle náčrtu ve schematu. Pro plný přednes hloubek měl by mít isolaci kondensátoru kapacitu $1\text{ }\mu\text{F}$. — Sluchátka krystalová lze připojit s paralelním odporem 2000 ohmů místo obyčejných magnetických, zkoušeli jsme je však připojovat i přímo s dobrým výsledkem. Elektronka pracovala se zatížením podstatně menším než je optimální, aniž však na to nějak nepřívětivě reagovala.

Rozložení součástí.

Snímky dokládají naši snahu dát panelu přístroje nejen účelné uspořádání, nýbrž i vzhledné, souměrné rozdělení řidicích orgánů. To ovšem vedlo k podobnému rozdělení vnitřku, jež vedle snímku zachycuje podrobný výkres kostry. Budete-li uspořádání měnit, hleďte rozložit cívky, elektronky a ostatní důležité součásti tak, aby:

spoje, označené třemi tečkami, vyšly krátké; pak leckde může odpadnout stínění;

zapojení v přístroji postupovalo co možná krátkými spoji v témž sledu, jako ve schematu;

spoje v ladicím a oscilátorovém obvodu

vyšly krátké, jinak se nepodaří sestoupit na nejvyšší kmitočty.


Nevhodné rozdělení působí leckdy takový zmatek, divoké oscilace a pod., že se jich nezbavíme jinak než úplnou přestavbu přístroje. Pamatuje také, že mřížka nf vstupní elektronky a anoda elektronky koncové jsou zapřísahli nepřátelé, a bude-li snad váš přístroj tvrdošíjně vysoko pískat při regulaci hlasitosti naplno nebo uprostřed, máte mezi uvedenými body kladnou zpětnou vazbu kapacitní. Bylo by chybou léčit ji kondenzátorem $10\ 000\text{ pF}$ z anody koncové elektronky na zemi; stíněním, účelným rozložením spojů dosáhneme snáze daleko lepšího výsledku, aniž se musíme zříci dobrého přednesu výšek.

Mechanická stavba.


Kostra je z hliníkového nebo duralového plechu, panel sily 3 mm, ostatní části 2 mm. Nelijute práce a ceny za silnější materiál, protože přesný příjem musí mít stabilní kostru. Můžete ovšem použít i železa, které však musíte lakovat a nesmí jím procházet vf proud. To znamená, že se smíte spokojit s uzemněním na kostru jen u stínicích krytů, jader transformátoru výstupního a síťového a pod., kdežto všecky ostatní spoje musí jít do příslušného, od kostry izolovaného uzlu, které nakonec hvězdicově pospojujete silným drátem do společného uzlu na kostře. U hliníku, s odporem podstatně menším než železo není to tak nebezpečné, i tam si však ušetříme kom-

plikace, řídime-li se uvedenou zásadou. Hliníkový plech můžeme vybrousit jemným skelným papírem, který svlažujeme denaturovaným lihem. Rovnoběžnými tahy (podle pravítka) získáme vzhledný povrch, který můžeme chránit nastříknutím zaponem (průhledným, rychle schnoucím lakem). Někteří snad budou moci dát si povrch čelné desky černě eloxovat (anodicky okysličit). Tak se získá trvanlivý, tvrdý a vzhledný povrch.

Z výroby mechanických částí je zapotřebí pojednat podrobněji o ladicím převodu. Naše „slabost“ pro převody šroubové známa, a jsme jisti, že ji podlehnu všichni naši amatéři, jakmile aspoň jednou ocení její přednost. V přístroji vidíte použit převod z letošního čísla 2. Ve výkresu je však naznačena úprava jiná, odlišná jednak kleci mechanismu, hlavně však „volnou vazbou“ na ladicí kondensátor, zdokonalenou po případě výstředním uložením a tím vyrovnaním nerovnoměrné kilocyklové stupnice, jak o tom píšeme jinde. Tuto změnu považujeme ze velmi účelnou. Předně měl náš ladicí kondensátor malou, ale zřetelnou radiální vůli v čelném ložisku, a protože byl těsně spojen s mechanismem převodu, přenášely se naň takové sily, které působily spolu s uvedenou vůlí při změně otáčení knoflikem dvojité ladění. Za druhé jsme dokonce měli na konci rozsahu zkraty v kondensátoru, které připadají k tří jednak zmíněnému jeho nedostatku, jednak převodu, z něhož se patrně přenášejí na kondensátor nepří-

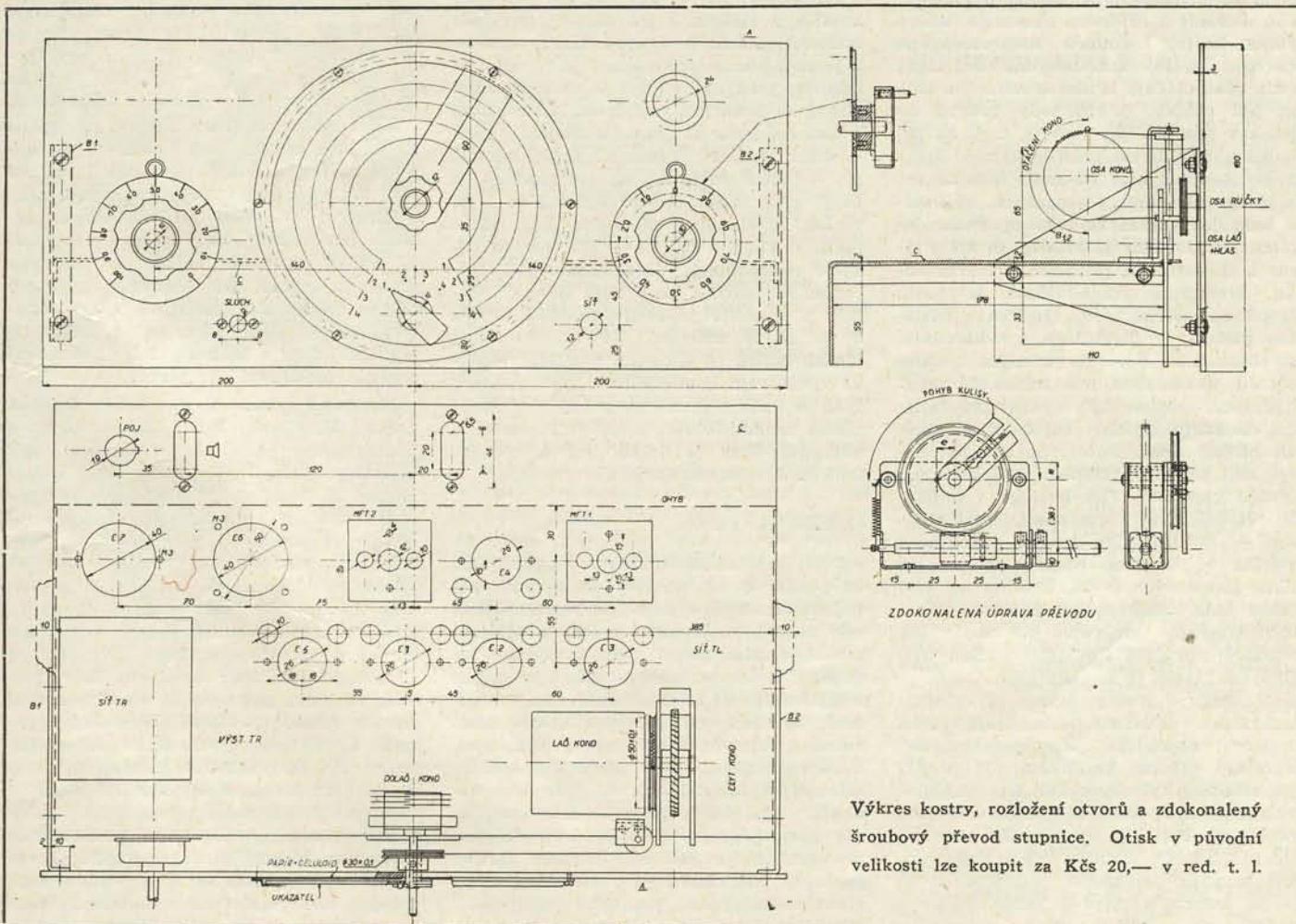

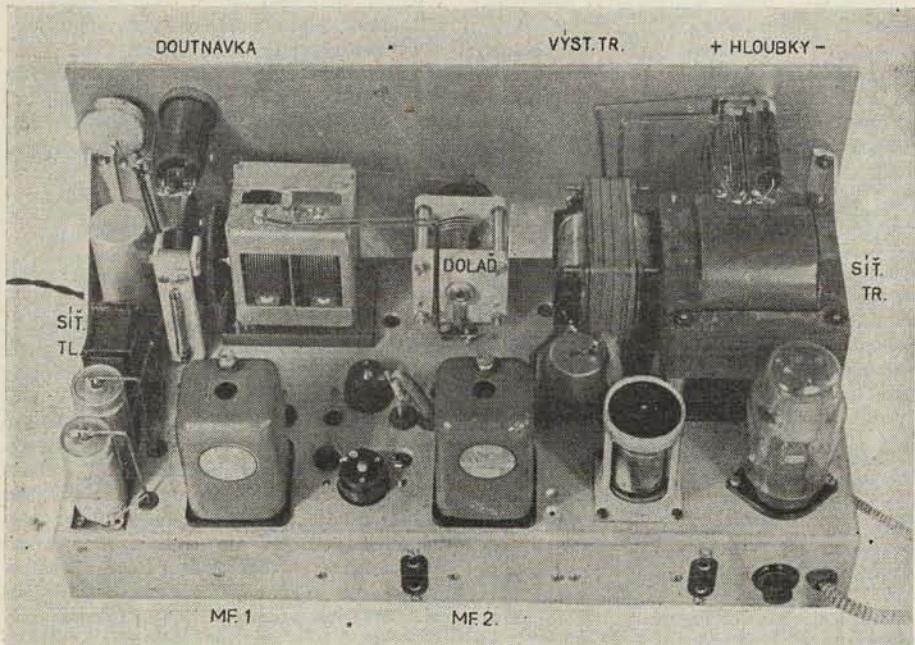Výkres kostry, rozložení otvorů a zdokonalený šroubový převod stupnice. Otisk v původní velikosti lze koupit za Kčs 20,— v red. t. I.



pustně velké radiální sily. Konečně i rovnoměrná stupnice má pro nás velikou cenu. Když tedy upravíme převod tak, že přenáší na kondensátor jen otáčení, ale nic víc, odstraníme všechny tyto nedostatky a navíc máme zdokonalený průběh stupnice.

Podstatu šnúrkového převodu mezi šroubovým kolem převodu (nikoliv hřidelem kondensátoru, použijeme-li výstředné uložení) a hřidelem ukazatele, udává výkres kostry i snímek rozpracovaného přístroje. Hřidel ukazatele má učinit pět šestin plné otáčky, hřidel šroubového kola jen půl otáčky, je tu tedy převod do rychla v poměru $\frac{5}{6} : \frac{1}{2} = \frac{5}{3}$, t. j. na př. kladka ukazatele má průměr 30 mm, kladka šroubového kola 50 mm. Šnúrka má na kladce ukazatele $1\frac{1}{2}$ opásání, na kladce kola je jedním koncem upevněna ke kolíku, zaraženému do kladky, druhým tažena šroubovicovou pružinou k témuž kolíku. Přes svou jednoduchost je tento převod dostatečně stálý (šnúrka z ocelové pletiva; v obchodech s rybářskými potřebami), ač dovoluje mírným násilím pootočit ukazatelem pro nastavení nuly. U převodu musíme být opatrní při dojíždění do krajní polohy, abychom nemamali otočný kondensátor, po případě nepronikali pevnost stavěcích šroubků a neporušili upevnění. Tím bychom v nejlepším případě ztratili nastavení jemné stupnice. — Na hřidelku šroubu je zinková destička s obvodem, rozdeleným na 100 dílků, číslovaných 0—90. Protože na půl-otáčku lad. kondensátoru musíme 20krát otočit šroubem (viz popis převodu v RA č. 2/1946), připadá na ladici rozsah 2000 dílků asi 2 mm, to je, tedy stupnice úctyhodné délky 4 metry. Máme tu rozsáhlé mechanické rozestření pásm, takže další rozestření elektrické již nepotrebujeme. Dvacateré otáčení knoflíkem při přejíždění stupnice bylo by ovšem únavné, kdybychom je měli dělat obvyklým otáčením knoflíkem. Proto jsme do něho zavrtali kličku z kousku šroubku M4 a s její pomocí stupnici přejedeme pohodlně za 10 vteřin. Samotné ladění je zcela jemné a snadné i na krátkých vlnách.

Rozložení součástí na kostře. Elektronka V5 má stínici čapku, aby kladnou zpětnou vazbou z koncové anody nepůsobila hvízdání.

Toto je nejcennější mechanická složka našeho přístroje. Vřele ji doporučujeme i pro jiné aparatury tohoto druhu.

Pro úsporu místa je hřidel ladicího ukazatele uložen na hřidle doladovacího kondensátoru 30—50 pF. Ten má jen malý knoflík s šípkou, která ukazuje na jednoduché dělení 0—9 uprostřed stupnice. Z použití poznáte, jak cenný je to doplněk běžného přístroje, i když je vstupní ladici obvod na krátkých vlnách málo selektivní a říká se, že tu na přesném sladění s oscilátorem nezáleží. Výstupní napětí stoupá při doladění často až na trojnásobek, a to je zisk velmi cenný. Uplatní se i na vlnách středních a dlouhých, kde máme takto dokonalý souběh i při nevyrovnaných vícenásobných kondensátořech. Měřením na můstku jsme totiž shledali rozdíly v kapacitě jednotlivých částí i přes 2 %, ač to znamená již na středních vlnách ladění na sousední vysílač. Technika využívání kondensátorů pro amatéry však u našich výrobců (a nejen u nich) dosud nezdomácněla, protože je pracná a nákladná. Pak je doladování pomocným ladícím kondensátorem tím cennější.

Uvádění do chodu.

Patří k amatérské chloubě a pýše, když se podaří uvést přístroj po úplném zapojení rázem do chodu jako celek. Dobré věci však bývají vzácné a čím je přístroj složitější, tím menší jsou vyhlídky na úspěch v tomto oboru. Zde je proto zvláště na místě začít při spojování i zkoušení od zadu, od poměrně prosté části síťové a tónové. Když pak zjistíme gramofonem nebo pomocným přijímačem (třeba jen krystalkou), že tyto dvě základní části dobrě pracují, doladíme podle pomocného vysílače (vf. signál, modulovaný tónem 400 c/s) nejprve zhruba pásmový filtr L16-17 (p. v. připojen na řídící mřížku) mf zesilovací elektronky V3. Pro další práci přepojíme p. v. na

mřížku vstupní, naladíme asi na 0,6 Mc/s (konec středních vln) a doladíme i L14-15. Pak zjistíme miliampérmetrem v místě X na svodu oscilátoru, zda na všech rozsazích oscilátor pracuje (miliampérmetr má udávat proud aspoň 50, raději 100 až 500 mikroampérů, t. j. 0,1 až 0,5 mA). Je-li tomu tak, pak už zpravidla vyladíme stanice na krátkých vlnách, jsou-li ovšem ladici obvody správné a dobře zapojeny. Přiležitost k omylům je tu značná a pravidlo „dvakrát měř...“ je velmi na místě. Vcelku nám však už krátké vlny jasně povídá, jak přístroj pracuje, zda je citlivý a selektivní a co asi od něho můžeme čekat.

Sladování.

Přesné sladění mf provedeme takto: Na výstupní svorky připojíme střídavý (ventilový) voltmetr paralelně ke kmitačce reproduktoru. Regulátor hlasitosti dáme naplno. Pomocný vysílač připojíme přes umělou antenu nebo kondensátor 100 pF na mřížku V1, nastavíme konec středních vln na přijímači a p. v. na 465 kc/s. Pak šroubujeme jádry mf transformátoru, až dosáhneme největší výchylky výstupního voltmetu. Je-li příliš veliká, zmenšíme ji raději zmenšením napěti p. v. než regulátorem hlasitosti. Přesné doladění obvodů u filtrů s nadkritickou vazbou (dvojhrbou křívkou) se podaří buď s pomocí frekvenčního modulátoru a osciloskopu (viz RA č. 5-6/1945, Frekvenční modulátor), anebo tím, že zbyvající obvod filtru buď rozladíme (prozatím připojením kondensátoru 100 pF mezi živý konec a zemi) nebo utlumíme (kondensátor 100 pF a odpór 20 kΩ tamtéž). Zkuste pro zajímavost sladit přístroj nejprve podle sluchu a přesvědčete se, kolik je třeba doladit při práci s výstupním voltmetrem.

Když máme mf filtry hotovy, přepojíme p. v. bez zrněny jeho nastavení do antenní zdiřky a dolaďujeme odladovač mf na minimální výchylky výstupního voltmetu. Potlačení mf má ovšem význam jen tenkrát, když nějaký nebezpečně blízký kmitočet vnikne do přístroje přímo z antény, již hotový. Vznikne-li teprve zakřivením mřížkové charakteristiky vstupní elektronky, na př. smíšením signálů Liblic a Mělníka nebo pod., není antenní odladovač nic platný.

Nastavení rozsahů je další důležitá práce. Uzavřeme ladici kondensátor a kontrolujeme pomocným vysílačem dolní kmitočty jednotlivých rozsahů. Jsou-li zhruba 10, 3, 0,5 a 0,15 Mc/s, kontrolujeme počátky, které mají být 30, 10, 1,6 a 0,4 Mc/s. Na krátkých vlnách si vypomůžeme při odstraňování větších odchylek železovým jádrem nebo oddálením posledního závitu. Na středních a dlouhých stačí obyčejný železový jádro, cívky jsou hotové a zpravidla správné. Doladění se týká zatím jen cívek oscilátoru. Když rozsahy souhlasí, pokusme se doladit vstupní obvody někde uprostřed jednotlivých pásem, a to zase šroubováním železových jader. Přitom nastavíme pomocný (dolahovací) kondensátor na poloviční kapacitu (od oka). I tuto práci provádime s pomocným vysílačem, takže na antenní zdiřku přivádime žádaný signál, přesně jej vyladíme přijímačem a pak dolaďujeme vstupní cívky ladici na maximum výchylky voltmetu. V ostatních částech rozsahu

budou malé odchylky, působené nevyrovnanými průběhy ladících kondensátorů. Hodnoty paddingů, udané ve schématu, jsou vypočteny a odpovídají rozsahu a ladícímu kondensátoru. Kdyby nebyl dlouhovlnný pad. v serii se středním, měl by kapacitu 176 pF. K dlouhovlnné cívce oscilátoru můžeme připojit pevný kondensátor 25 pF; společný trimr u stř. a dl. vln jen asi 12 pF. Pro rozsah 3 až 10 Mc/s je vhodná kapacita 4000 pF, pro nejkratší může odpadnout. Je výhodné, máme-li aspoň první dvě hodnoty přesné (s chybou menší než 1 %), neboť pak máme také přesný souběh a potřebné korekce jsou nepatrné.

Cejchování.

Místo obvyklé stupnice se jmény, jež by měla až do nového rozhlasového plánu pochybnou cenu a pro takový přístroj se ani něhodí, máme stupnici cejchování v megacyklech. Je to jedině účelný způsob i když se nedá dosáhnout přesnosti větší než asi 1% a přesnější údaj získáme vždy až z tabulky a diagramu podle údajů jemně děleného kotoučku. Cejchování je velmi snadné s přístrojem podle návodu „Zdroj násobků desítkových kmitočtů“ v č. 7-8/1945, str. 56, nebo podle přístrojů s křemennými standardy kmitočtů v článkách, citovaných tamtéž. Na středních vlnách použijeme standardu 1000 kc/s, jímž najdeme kmitočtový střed stupnice. Pak přejdeme na sled harmonických po 100 kc a rozdělíme stupnici jemněji. Další dělení provedeme od oka interpolací; nemá však valné ceny (a je to pracné) kreslit hned napopravě stupnici po 10 kc/s, vyčkejme raději, až se přístroj zaběhne a stálost obvodů i převodu osvědčí. — Na dlouhých vlnách naznačíme body 200, 300 a 400 kc/s a podle potřeby je rozdělíme na další stupně při kmitočtech $n \times 10$ kc/s ze zdroje. Na rozsazích krátkých získáme hlavní díly 5, 10, 15, 20, 25 a 30 Mc/s podle standardu 5 Mc/s, a pak je rozdělíme podle 1 Mc/s. Zde pozor na dvojí výskyt vzdálený od sebe 70 kc/s (1000 — 2 × 45). Platí vždy ten, který je směrem k delším vlnám; jeho druhý výskyt je o 930 kc/s dále. Při správném sladění se zřetelně liší od falešného větší hlasitostí, ovšem jenom u poměrně delších vln.


Stupnice, načrtnutá na papír, je podkladem pro konečnou úpravu, kterou vytáhneme tuší a popíšeme nebo potiskneme. Návod obsahuje 5-6 č. RA 1945, str. 36. Tamtéž je návod na rytí stupnic do plechu, jehož můžeme využít pro dělené kotoučky pod knofliky ladící a regulační. Tam jde jen o relativní údaj polohy a nestejnou délku je tehdy jen závadou vzhledu, nemá vliv na přesnost.

Dosažené výsledky.

Připomeňme znova omezení, s nimiž nám bylo se vrovnat, mf filtry s činitelem jakosti 90—95 a 130—140 (je různý u dolní a horní cívky filtru), primitivní přepínání ladícího obvodu, obtížně využitelné vojenské elektronky. Přesto vše má superhet výkon a to lepší než jiný přístroj téže třídy. Ze se dá vstupní obvod přesně doladit a že je hledání i nastavení stanic velmi usnadněno. V dopoledních hodinách jsme chytali fonické sta-


Snímek cívkové soupravy oscilátoru připravené k vestavění. Na keramických kostičkách jsou vinutí pro krátkovlnné rozsahy, uprostřed tovární souprava pro střední a dlouhé vlny.

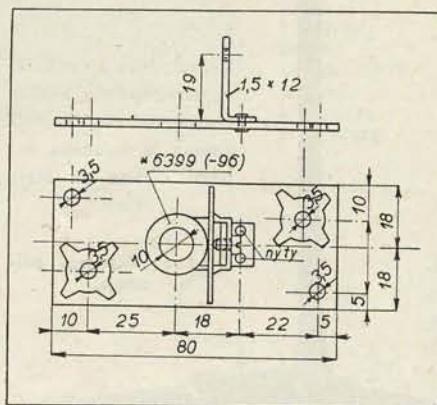Náčrt úpravy nosníků destiček pro cívkové soupravy vstupní a oscilátorovou. Porovnejte se snímkem hotové soupravy.



nice i na pásmu 14 m (na 29 Mc/s, t. j. na 10 m, jsme zatím neměli štěstí), na 17, 20, 25 a 31 m byl příjem velmi dobrý. Na rozdíl od dřívějších dob jsou dnes, nebo s tímto přístrojem i rozsahy 40 a 49 m za denního světla velmi živé a blíží se svou stálostí a malým fadingem poměrům na středních vlnách. Tam a ne vlnách dlouhých je příjem téměř dokonalý, až snad na občasné písčení interferencí. Nachytali jsme navečer 68 vysílačů, vesměs jistě a spolehlivě. Na dlouhých vlnách je však s běhou šest stanic dobře slyšitelných, a jen zájem o všeobecnost omlouvá náklad, spojený s instalací tohoto rozsahu.

Po několika dnech zkoušek provedli jsme tyto změny v použitých mf transformátorech (Palaba 6392). Odstranili jsme z trojice vývodních plíšků na každé straně bakelitové patky očko střední, jež je příliš blízko cívky. Železné upevňovací šroubky jsme nahradili mosaznými a jejich hlavy jsme zmenšili. Zinkový pásek, po němž horní cívka kluže svým vodítkem, jsme odňali a horní cívku připojili k dolní ve vzdálenosti 17 mm. Použili jsme k tomu trotilulových tvárnic (cívkových kostér), které jsme prostě mezi cívky důkladně zlepili celuloidovým lakem tak, aby bylo lze i horní cívku bezpečně dodařovat a nehrzoilo nebezpečí ulomení. Kromě toho jsme cívky převinuli kablikem 20 × 0,05 mm namísto použitého 10 × 0,06 nebo 0,07. Kablik ovšem zabere více místa, tím spíše, že jsme původní počet závitů 156 zvětšili na 175, abychom dosáhli mf kmitočtu 465 kc/s bez přidávaných kondensátorů. Na původním transformátoru jsme naměřili

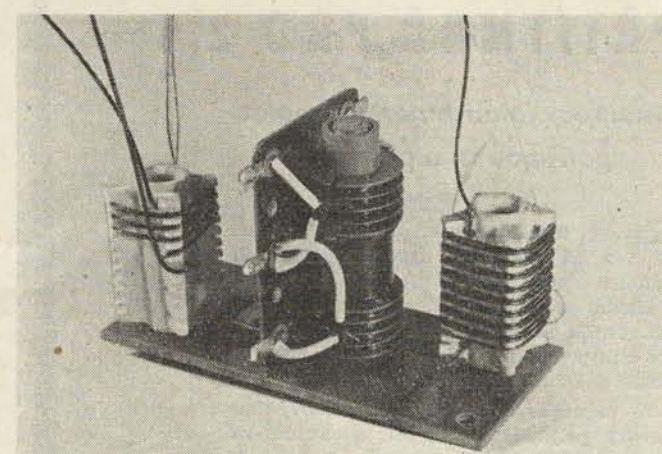

činitel jakosti dolního obvodu $Q = 85$ až 95, u horního obvodu 140 až 150. Po uvedených úpravách bylo dosaženo značného zvětšení Q u dolního obvodu právě odstraněním všech postradatelných kovových součástek až na 135, u horního zůstal prakticky nezměněn. Kdybylo lze použít hodnotnějšího (vodivějšího) materiálu na kryt, stouplo by Q ještě značně, neboť po našich úpravách měly obvody bez krytu $Q = 180$. Připomeňme pro úplnost, že standardní dobrá hodnota činitele jakosti pro mf transformátory je $Q = 150$. Uvedenou úpravou stouplo výkon přijimače velmi podstatně a vyplatí se ji provést, i když pro dnešní nedostatek kabliku zůstanete u původních cívek se slabším kablikem.

Vliv povrchového zjevu

V některých zapojeních a při návrhu výcivek je třeba znát závislost odporu drátu na kmitočtu stř. proudu. Odpor se totiž vlivem povrchového zjevu (skin-effekt) a vlivem proudů se stoupající frekvencí zvětšuje až na mnohonásobek odporu pro stejnosměrný proud. V následující tabulce je udáno toto zvětšení odporu pro běžné průměry a frekvence.

Drát prům. mm	60 c s	K M I T O Č E T 1000 c/s	1000 kc/s	1000 kc/s	1000 kc/s
0,05	1	1	1	1	1,001
0,10	1	1	1	1	1,008
0,25	1	1	1	1	1,003
0,50	1	1	1	1,001	1,047
1,0	1	1	1	1,008	1,503
2,0	1	1	1,001	1,120	2,756
3,0	1	1	1,006	1,437	4,00
4,0	1	1	1,021	1,842	5,24
5,0	1	1,001	1,047	2,24	6,40
7,5	1,001	1,002	1,210	3,22	7,5
10,0	1,003	1,008	1,503	4,19	12,7

Na př. stejnosměrný odpor cívky, navinuté drátem 1 mm, je 5 ohmu. Při 1 Mc/s bude mít cívka odpor (viz tabulku) $5 \cdot 4,19 = 20,97$ ohmu. Z tabulky vidíme, proč zvětšováním průměru drátu nemůžeme libovolně zvýšit činitel Q ($Q = \omega \cdot L/r$) a proč používáme dělených vodičů — v. kábliků.

(Podle Radio-Service č. 27/28)

-rn-

— Královská observatoř v Greenwichi dostane nový časoměr řízený křemenným výbrusem. Sestrojily jej laboratoře britské poštovní správy v Dollis Hill u Londýna. Přesnost je 0,001 vteřiny za den, což je tolik, jako kdybychom byli s to změřit vzdálenost z Prahy do Pardubic (okrouhle 100 km) s chybou nejvýše 1,2 mm.

PŘIJIMAČ PRO 2,5 —

Třílampovka na baterie s malou spotřebou a superreakcí

Zprávy o uvolnění amatérských pásem 10, 5 a 2,5 m v USA a rozsáhlé činnosti tamních amatérů nás přivedly k pokusu o stavbu prostého přijimače pro tato pásmo. Chtěli jsme přijimač malý, přenosný, ale citlivý a selektivní. Tak vznikl přístroj podle dalšího návodu.

Je to superreakní trófelektronkový bateriový přijimač s detekcí a dvěma nf stupni, jehož zapojení je na obrázku 1. Pro všechny stupně se hodí na př. vojenské elektronky RV2,4P700. V prvním stupni je výhodné („měkčí“ činnost regenerace) zapojiti elektronku jako triodu, spojením druhé i třetí mřížky s anodou. Oba další stupně používají pentodového zapojení, na druhé mřížce je plné anodové napětí (asi 40 V) a třetí mřížka spojena na + pól žhavení. Přijimač pracuje v uvedeném zapojení dobře již od 150 Mc/s, i při anodovém napětí 35 až 40 voltů. Detekční elektronka pracuje (osciliuje) dobře již při 15 až 20 V, a tak vyzařování přijimače je minimální a slyšitelné jen na vzdálenost do 5 metrů.


Zapojení detekčního stupně je poněkud méně obvyklé, je to ak. zv. ultraaudion v podstatě Colpittův oscilátor, ale s dělenými kapacitami mezielektrodovými, paralelně ke kapacitě ladící. Ukázalo se, že je citlivé a jednoduché a umožní velmi snadné přepínání rozsahů. V obvodu ladícím je dvojitý souměrný kondensátor s rotem i statorem izolovaným. Má tu přednost, že nepotřebuje třetí dotyk jako vývod; úprava je taková, že ladící rozsah je % kruhu, místo obvyklých 180°. Lze však použít kondensátoru obvyklé konstrukce, ovšem s rotem i statorem izolovaným, na př. podle návodu na 10 pF kondensátor v 7. čísle RA. Oscilační obvod není vysokofrekvenčně vůbec uzemněn, poněvadž i v anodovém přívodu je vložena vf tlumivka. Uzemnění tvorí jen rozptylové kapacity tlumivky, elektronky a montáže. Anodový přívod (odbočku) připojujeme k některému bodu spoje mezi cívku a ladícím kondensátorem; nevhodnější odbočku najdeme pokusně. Obecně je regenerace tím měkčí, čím je spoj od vf tlumivky připojen bližší k anodě elektronky. Ladící obvod byl upraven tak, aby použitý kondensátor 2 až 15 pF překryl dobře 10 m pásmo asi od 27 do 30,5 Mc/s.

Přepínání na pásmo 5 a 2,5 m bylo prováděno zatím jen letováním odboček na ladící cívce. Při použití čtyropolohového přepínače (obraz 2) lze dosáhnout plynulého ladění od 27 do 150 Mc/s. Podaří-li se vám získati ladící kondensátor s malou počáteční kapacitou, postačí třeba jen tři přepnutí, nebude-li požadováno rozprostření některého pásmo.

Zpětnou vazbu řídíme změnou anodového napětí potenciometrem P_1 , zapojeným na plné anodové napětí jako dělič. Regulace seriového zapojeným odporem se neosvědčila, poněvadž napájecí napětí musí být alespoň částečně „tvrdé“ — pokud to

— 10 m

Sestrojil
a popisuje
MILAN MARÍK

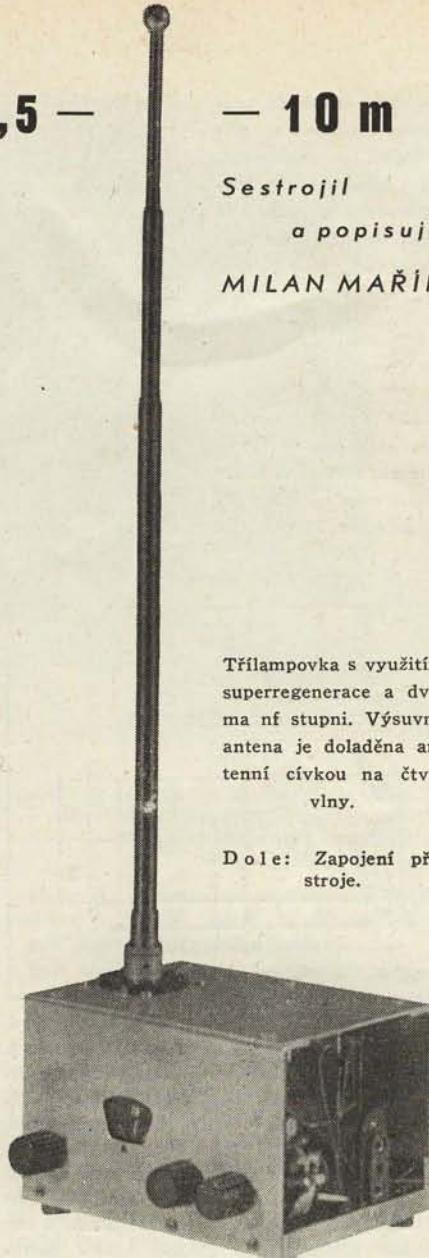

Třílampovka s využitím superregenerace a dvěma nf stupni. Výsuvná antena je doladěna antenní cívkou na čtvrt viny.

Dole: Zapojení přístroje.


jemně vf kmity (regenerace) a elektronka deteguje nemodulovanou telegrafii. Při dalším zvětšení napětí nasadí jemně superregenerační kmity (slabý šum) elektronka demoduluje velmi citlivě nemodulovanou telegrafii. Pro příjem fonie a modulované telegrafie se superregeneraci je třeba dalšího malého zvětšení napětí. V tomto pracovním bodě detekční stupeň velice čistě zachytí i značně silný místní signál. Není-li ovšem naladěno na nosnou vlnu některé stanice, slyšíme silný šum superregenerace, který však při naladění na nosnou vlnu úplně zmizí.


Aby detekční obvod takto pracoval, musíme voliti dobrý potenciometr P_1 bez chrastění a šumu. Nejhodnější by byl drátový o odporu asi 50 kΩ, to ovšem znamená větší spotřebu proudu z baterie. Dále musíme použít vhodného mřížkového kondensátoru a odporu. Hodnota 50 pF a 5 MΩ se velmi dobře osvědčila. Zvýšení kapacity zvětší sice citlivost, ale i tvrdost nasazování regenerace. Stejně působí i zmenšení odporu. Je samozřejmé, že všechny součástky, zejména v detekčním obvodu, musí být dobré jakosti. Všude jsme použili světlezelených keramických trubičkových kondensátorů, které jsou velmi dobré. V detekčním stupni byla též zkoušena pentoda RL2,4P2 v triodovém zapojení a trioda RL2,4T1. Obě elektronky pracovaly i na vlnové délce pod 1 m. Stejně lze pro celé osazení použít na př. elektronky RL1P2 (se žhavením 1,2 až 1,4 voltu) a pod.

Velmi důležitá je vhodná vazba antény. Používáme-li stále též anteny, může zůstat vazba nastavena v určité „střední“ hodnotě. Má-li být používáno různých anten, je nejlépe udělat vazbu proměnnou, což ale u přístrojů s jedním laděným obvodem obvykle znamená, že není možné přístroj přesně ocejchovat. Táž závada se objeví při příliš těsné vazbě antény (at kapacitní nebo induktivní), a to jako rozdíl v ladění při práci s regenerací a superregenerací. Těsná vazba antény znamená však větší citlivost přístroje.

Na popisovaném přijimači bylo použito zasouvací tyčové anteny asi 1 m dlouhé, induktivně vázané s ladícím obvodem. Antennní cívka tvorí samonosné závity kolem ladící cívky. Druhý konec antennní cívky je spojen na kostru přístroje. Celý detekční stupeň je důkladně stíněn od ostatní části.

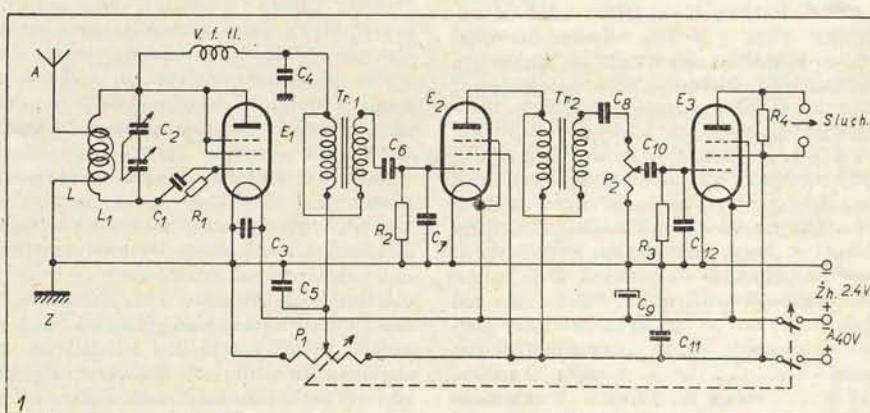Za detekčním stupnem následuje transformátorová vazba na první nf stupeň.



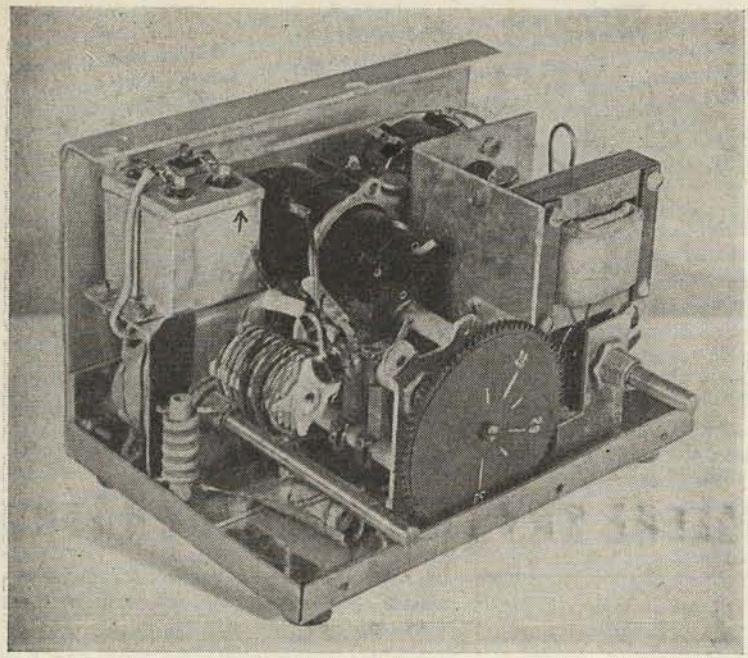

Vnitřek přístroje po odnětí horní a přední stěny. Vlevo řízení superreakce, ladící cívka, za ní kondensátor s jednoduchým převodem, vpravo řízení hlasitosti a nf transformátor.

V pravo:
přepínání
rozsahu
pro vyšší
kmitočty.

Dole:
zapojení
a výsledky
měření
charakteristiky
použité
elektronky
RV2,4P700.

Transformátorovou vazbu jsme volili proto, že i při nízkém anodovém napěti dá značné zesílení a též proto, že předchozí superregenerační stupeň by při nízkém anodovém napěti musil mít stejně vazební nf tlumivku a filtrační obvod. Abychom ušetřili místa a váhy, použili jsme autotransformátorů 1:2 i za cenu komplikace zapojení. Stejně je vázán druhý nf stupeň s tím rozdílem, že je zde ještě vložen regulační potenciometr P_2 . Regulace je třeba při velmi silných (místních) signálech, které by způsobili skreslení v posledním stupni. Sluchátka jsou přímo v anodovém obvodu, i když jejich reaktance není přizpůsobena optimálnímu zatěžovacímu odporu. Elektronka potřebuje v udaném zapojení a 40 V na anodě 70 až 80 k Ω a běžná 4000ohmová sluchátka mají indukčnost asi 2 Henry. Byl by tedy na místě převodový transformátor 2:1 až 3:1. I bez něho dává zesilovač zisk 50 000 při vstupu 0,1 mV. Toto napětí dříve 5 V na sluchátkách (t. j. asi 1 mW) což je hlasitost již skorem nepřijemná. Zesílení je 94 dB bez slyšitelného skreslení do max. výstupního napěti 10 V. Optimum zesílení je mezi 800 až 2300 c/s.


Poněvadž je přístroj určen jen pro sluchátka, nebylo třeba ani u koncové elektronky použít zvláštního negativního předpěti mřížky (obrazec 3), stačí spojení mříž. odporu na záporný konec vláknka. Jestliže použijeme zvláštního předpěti -1 V, může při též anodovém napěti dodat elektronka max. 50 mW, které stačí dobře i pro středně citlivý reproduktor, potřebné vstupní napětí je 0,3 mV.

Hodnoty součástí:

- C_1 — 50 pF (viz text).
- C_2 — 2+12 pF (v. text).
- C_3 — 10 000 pF, $L = 0$.
- C_4 — 1000+50 000 pF, $L = 0$.
- C_5 — 0,5 μ F, 150 V papír.
- C_6 — 5000 pF
- C_7 — 300 pF, $L = 0$
- C_8 — 5000 pF
- C_9 — 25 μ F, elyt 6 V
- C_{10} — 5000 pF

- C_{11} — 0,5 μ F, 150 V papír
- C_{12} — 300 pF, $L = 0$
- R_1 — 5 M Ω , $1/4$ W
- R_2 — 1 M Ω , $1/4$ W
- R_3 — 2 M Ω , $1/4$ W
- R_4 — 0,1 M Ω , $1/4$ W
- P_1 — 0,1 M Ω potencio- metr logaritmický s 2pól. vypínačem
- P_2 — 1 M Ω potenciometr logaritmický
- L_1 — ladící cívka

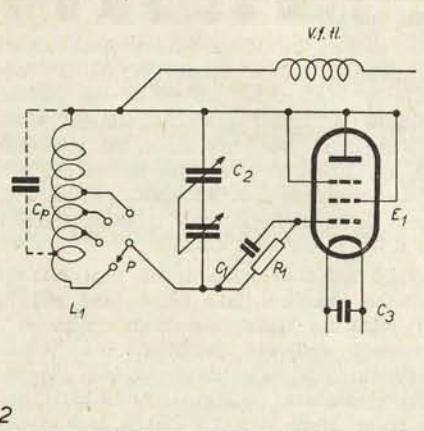- L_2 — antennní cívka
- Vf. tl. — vysokofrekvenční tlumivka (viz text)
- Tr₁, Tr₂ — nf transformátory 1:1, řazené jako autotransformátory 1:2. $L = 2 \times 6$ H, jádro asi 1,5 cm² 2 krát 2500 záv. měd. drát lak., průměr 0,05 mm.
- E₁, E₂, E₃ — např. elektronky 3× RV2,4P700



vzdálenosti sudých i lichých násobků použité superregenerační frekvence.

Od dubna na 10 m pásmu jsem slyšel již pěknou řadu stanic, W, C, F, několik U atd., a to jak fonie, tak grafie. Některé W fonie (částečně udávají sídlo v Německu) jsou tak silné, že vypadají tak na 100 kW v anteně a nestačí pro ně ani označení R 9, S 9!, T9X. První OK, které jsem zachytily byly 11. VII. OK1PJ (5, 6, 8) a 14. VII. OK1FF (5, 8, 8).

Na 5 a 2,5 m jsem dosud neslyšel ani jednoho amatéra. Zdá se, že OK nejsou asi ještě na těchto pásmech „zařízení“, poněvadž citlivost přijimače na těchto pásmech, jak byla kontrolována pomocným vysílačem, je stejná, ne-li větší než na 10 m. Mezi 10 a 2,5 metry jsou slyšet jen občas telegrafie (letadlo) a anglicky fonie. Několikrát jsem slyšel utajenou (invertovanou) fonii a na určitých frekvencích je slyšet dosti často silné vrčení (snad rádary).

Pro zajímavost ještě sdělení, že s vhodnými cívками, resp. doplněn pad. kondenzátory, pracuje přijimač i na 40 metrech v též zapojení. Proto věříme, že všichni, kdo si přístroj postaví, budou spokojeni, zvláště dovedou-li brát sluchem telegrafii lépe než autor.

Rozhlasová stanice OSN

U Spojených národů bude zřízeno velké telekomunikační středisko. Generální tajemník pro informační službu u Organizace Spojených národů Mr. Cohen prohlásil, že Organizace spoj. nár. — ať její trvalé sídlo bude kdekoliv — v zájmu trvalého míru postaví si velké telekomunikační středisko.


Hlavním úkolem bude vysílat jednání z různých výborů OSN ke všem národům světa. Poukazoval na poslední příklad, kdy jednání z Hunter College bylo vysíláno do Anglie a prostřednictvím BBC rozšířováno různým agenturám ve Velké Británii.

Zdůraznil, že charta OSN žádá od členských národů, aby ji přenechaly část rozhlasové vládní pravomoci k použití pro případ ohrožení míru. „Jsme ve svízelné situaci“, řekl, „většina členských států má státní rozhlas, kdežto v USA tomu tak není. Přijde čas, kdy budeme chtít mluvit přímo k lidu některého národa a třeba i podávat informaci proti jeho vlastní vládě. A možné to bude jen rozhlasem, poněvadž rozhlas nezná hranic. Jediným východiskem z těchto nesnází bude jakékoli zařízení, kterým by se daly všechny národy světa obsáhnout. Počítáme s rozhlasem na středních i dlouhých vlnách, ale nebylo ještě rozhodnuto, zdali bude používáno amplitudové nebo frekvenční modulace, nebo obojí. Je to velmi nákladný projekt a nelze předpokládat, že by byl okamžitě uskutečněn. Zavoláme si však k tomu techniky a pohovoříme si o tomto problémě.“

Vláda USA nabídla Organizaci Spojených národů svůj přebytek krátkých vln, avšak počet nebyl uznán za dostačující. Zaručuje se, že by to nekonkuvovalo komerčnímu rozhlasu v Americe a že naopak USA by použitím materiálu OSN získaly a mohly tak přispěti mezinárodní mírové organizaci. Mr. Cohen uvedl také, že NBC pozvala rozhlasové redaktory k předběžné diskusi.

— Přenos obrázků mezi Londýnem a New Yorkem (radiovým?) belinografem stojí 5 Lst. (okrouhle 1000 Kčs) za prvních 150 cm² plochy, a 2 Lst. za každých dalších 100 cm². Obrázek formátu 13 X 18, jehož se u nás nejčastěji používá pro tiskové snímky, má plochu okrouhle 200 cm².

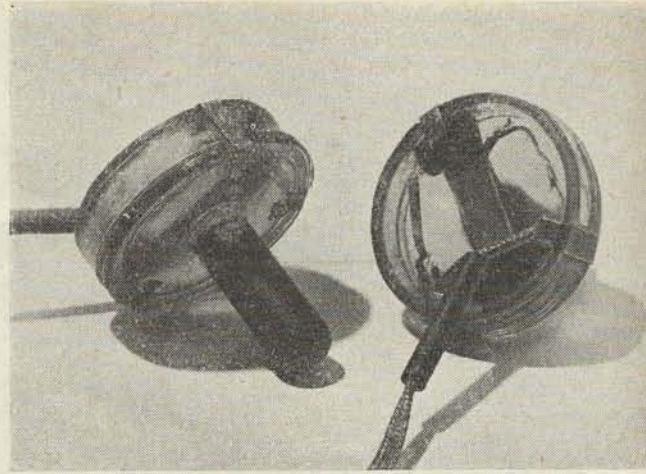
Nová úprava piezoelektrického sluchátka s ohybovým dvojčetem a rychlostní transformací.



Dole. Průřez a pohled na zjednodušené sluchátko s ohybovým dvojčetem.


Navedejší straně: dva způsoby připojení kryst. sluchátko.

ZDOKONALENÉ KRYSTALOVÉ SLUCHÁTKO

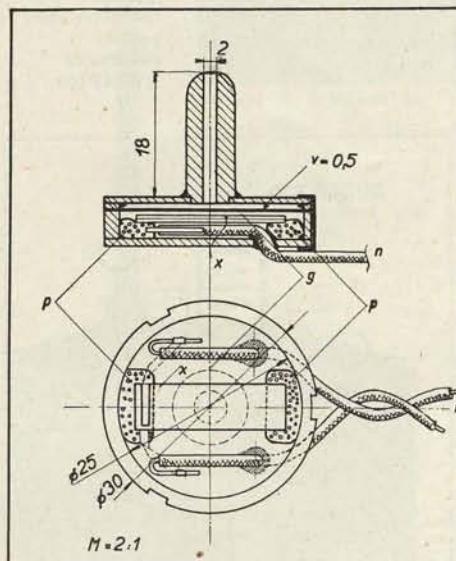

ný a středem pohánějící membránu, s využitím zdokonalení, o nichž jsme psali už v návodu předchozím.

Výroba je tentokrát mnohem snazší a výsledky nesrovnatelně lepší. Především dává zejména tenčí výbrus mnohem větší citlivost než původní sluchátko, i při napájení ze zdroje se stálým napětím (malý vnitřní odpor — tónový generátor) zřetelně stoupí přednes hloubek, takže jsme tu konečně slyšeli i 50 cyklů. Při napájení z koncové pentody, což je, jak víme, zdroj s velkým vnitřním odporem a tedy s přibližně stálým, na impedanci nezávislým proudem, byl přednes ještě podstatně lepší (i zbytkové hučení jsme zřetelně slyšeli), zejména když jsme z přenesu odstranili tónovou clonou výšky, jež krystal reprodukuje stále ještě zbytečně silně. Protože jsme měli sluchátko dvě, třebaže to se silnějším výbrusem hraje zřetelně slaběji, mohli jsme mít v každém uchu jedno (drž v něm nasunutím zvukové výstupy přímo do ušního otvoru) a pak byl poslech tak neobyčejně dobrý, že jsme se jim po dlouhé době opravdu těšili. Tentokrát tedy po važujeme výsledek za dobrý a bude-li možné zmíněné výbrusy koupit, může si každý i prostý začátečník, vyrobit sluchátko, s nímž se běžná magnetická nedají srovnat. Poznali jsme to, jak na řeči, (kde slyšavky sviští jako ve velmi dobrém reproduktoru) tak na hudbě, kde strunné nástroje, v magnetickém sluchátku kulaté a bez basu, znějí přirozeně a příjemně. Jen citlivostí zdánlivě zůstávají pozadu.

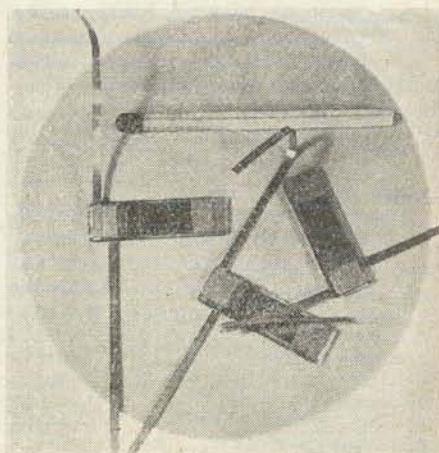

Tří Sawyerova dvojčata pro sluchátko ve srovnání se zápalenkou. Touška výbrusů 0,25 a 0,35 mm.

to je však způsobeno jejich velikým vnitřním odporem (kapacitní reaktancí) a tím nedostí výhodným přizpůsobením k většině zdrojů.

O stavbě stačí několik slov k výkresu, který je sám srozumitelný. Podobně jako u předchozího vzoru máme zde celuloidovou schránku, vytofenu ze silnějšího kruhového dna a pásku, stočeného na ohřáté kovové tyče prům. 25 mm tak, aby vznikla válcová stěna. Součásti stejně dobrým celuloidovým lemem. Horní plochu sbrousíme a na dvě protilehlá místa zlepíme kousky jemné póróvitě gumy (houboviny, která musí být poměrně měkká). Po stranách jedné z nich jsou otvory pro přívody z jemného kabliku, který do otvorů zlepíme. Dvojče v podobě pásku přilepíme lepidlem na gumu (cyklistickým) mezi oba gumové polštářky, a jeho vývody (folie) opatrně připájíme na konce přívodních kabliků. Protože se krystal velmi snadno rozteče ve své krytalové vodě, když ho zahřál, zakryjeme jej při spájení plechem, aby naň nemohlo sálat teplo, a pracujeme opatrně a rychle. Sami používáme pro tyto práce revolverového pajetka s přímo žhaveným měděným topným drátkem, jež je ostatně v naší dílně trvale v používání.

Poštářky z gumy jsou tak vysoké, aby horní plocha dvojče byla utopena asi 0,5 mm pod okrajem celuloidové nádobky. Na střed krystalu přilepíme kolečko z velmi jemné gumy sily asi 0,5 mm, opětne gumovým lepidlem, a přes to přetáhneme membránu ze smytného filmu, sestřízenou do kruhu tak, aby byla právě tak veliká jako nádobka. Také tu přilepíme ke krystalu kapkou roztoku surové (nevulkaničované) gumy v čistém benzínu a necháme v klidu přes noc přischout. Pod volným okrajem membrány mohou unikat výparы. Horní část sluchátka se skládá ze silnějšího kotoučku, zase z celuloidu, který přiléhá na membránu. Aby nepřilehal těsně a membrána mohla kmitat, je mezi nimi ce-

luloidový kroužek sily asi 0,5 mm. Uprostřed kotoučku je otvůrek 6 mm, do něhož je důkladně zlepěn kolíček z fibru sily 7–8 mm, provrtaný v ose dírkou 2 mm.

Je tu tedy rychlostní transformace velmi značná, a je nutná, neboť krystal i membrána dělají velmi malé pohyby. Kroužek, destička i zvukovod jsou zase důkladně předem spleteny celuloidovým lemem. Kryt membrány však s druhou částí sluchátka neslepíme, nýbrž na třech místech obvodu sevřeme mosaznými pásky 0,5 × 3 milimetry, pro něž zapilujeme do válcové strany krytu ploché zářezy. V našem případě šlo o zachování možnosti snadné prohlídky po případě opravy (neboť se nám skutečně podařilo s ilnější výběr přetížením přelomit, zatím co slabší snáší několik desítek voltů napětí, svítí už na dálku a nic mu není).

Membránu můžeme na okraji zlehka přilepit k dolní části sluchátka gumovým lepidlem, které vydrží dlouho vláčně. Dbejme, aby zůstala rovná, nesmí se však nikdy prohýbat vzhůru, protože by se dotýkala horní stěny krytu sluchátka. To jsou celkem samozřejmě včetně, jakože nesmí být prasklý krystal, protržená nebo zborcená membrána a půrušený přívod.

Sluchátka připojujeme s oblibou k malému komunikačnímu superhetu, jehož popis je v tomto čísle. Činíme to po několika zkouškách tak, že obě sluchátka, spojená paralelně, zařazujeme namísto sluchátek magnetických, takže jsou připojena v řadě s odporem 10 kΩ a isolačním kondenzátorem 0,1 μF mezi anodou koncové elektronky a zemi. Z počátku jsme chtěli, aby byla zatížena obvyklým ohmickým odporem a proto jsme dávali paralelně ke krytalovým sluchátkům odpor 2000 ohmů. Když jsme jej však odpojili, nestalo se naprostě nic škodlivého, naopak značně se zlepšil přednes hloubek, což je při bližším studiu zapojení zcela pochopitelné. Obávali jsme se, aby napětí na nezatížené elektronce nebylo přílišné. Ve skutečnosti je elektronka zatížena odporem 10 000 ohmů a kapacitou 6000 pF, což je kapacita výběru pro dvoje sluchátka paralelně. To znamená, že při kmotuči asi 2,5 kc je už elektronka prakticky správně zatížena, kdežto při menších kmotučech přechází její zátěž v kapacitní a činí u 400 c/s asi 70 000 ohmů. To je také hodnota, která se pro krytalová sluchátka udává v továrních prospektech.

Ideální napájení takového sluchátka bylo by z vý. pentody s pracovním odporem co možná velikým, na př. 200 kΩ. Tak by bylo lze dosáhnout velmi dobrého přednesu basů, které jsme musili při poslechu na sluchátka relativně zesílit omezením výšek tím, že jsme mezi anodou koncové elektronky a zemi připojili ještě 5000 pF.

Věříme, že tentokrát mohou zájemci o „křišťálový poslech“ dosáhnout skutečně dobrých výsledků a těšíme se, že se výroby hodnotných piezoelektrických sluchátek ujmí i některý podnik, aby se dostala i k těm, kdo si sami do výroby netroufají. — S upřímným potěšením vyslovujeme svůj dík panu Rich. Polame, majiteli radiotechnického závodu v Přerově, Komenského 16, který nám dodávkou speciálních výběrů práci umožnil.

Radar pro obchodní lodí

Nedávno byl na mezinárodní konferenci o radiových pomůckách námořní navigace předveden první radarový přístroj, který vyrábila britská společnost Metropolitan-Vickers Electrical Company pro mřížové obchodní potřeby. Hlavní provozní vlastnosti tohoto přístroje, nazvaného MR1, jsou tyto: Může být obsluhován zavícnými neobornými. Dává přesně mřížitelný záZNAM předmetů až do vzdálenosti 45 m, na rozdíl od asi 1000 m běžné válečné výzbroje. Zůstane-li bez dohledu, vydává pravidelně se opakující tón, ukazující, že je stále v činnosti, a mnohem silnější a vyšší tón, jakmile nějaký předmět vstoupí do pole jeho působnosti.

Přístroj byl vybudován podle požadavků vydaných britským ministerstvem válečné dopravy v r. 1945. Jelikož na obchodních lodích není nazbyt místa, bylo celé zařízení instalováno do nejmenšího prostoru. Všechny části tohoto zařízení kromě vysílače, rotační antény a proudových zdrojů jsou v jediném ocelovém stojanu, který zabírá asi 0,2 m² podlahy a je vysoký 2 m. Na tomto stojanu jsou obrazovky a kontrolní zařízení; má být umístěna na kapitánském můstku tak, aby byl v lehkém dosahu jak důstojníka ve službě, tak i navigačního důstojníka a kormidelníka. Vysílačka a rotační anténa mají být umístěny nad kapitánským můstkem. Jsou stavěny tak, aby vzdorovaly povětrnostním podmírkám, kterým jsou celou dobu vystaveny.


Proudový zdroj se skládá s benzínového motoru a alternátorem, který může být umístěn kdekoli v blízkosti hlavního zařízení na ploše 4,5 × 1 stopa (135 × 30 cm). Další samostatnou jednotkou je automatické výstražné zařízení, které může být instalováno kdekoli, a které dává výstražné znamení jakmile se loď blíží překážce, a mimo to slyšitelně označuje, že přístroj je v chodu. Dík této úpravě není zapotřebí miti stálou obsluhu u radarového přístroje.

Za normálních okolností otáčí se antena motorkem stále dokola a „pozoruje“ celý obzor. Může být natáčena i ručně, oběma směry pro přesné pozorování objevené překážky.

Jednoduchým přepnutím v obvodu čásové základny obrazovky mohou být změněna dosahová pásma na 3000, 10 000 nebo 60 000 yardů (2742, 9140, 54 840 m). Volba pásma záleží na okoli, v němž loď pluje, na přesnosti, s jakou překážky v jejím okolí chceme zaměřit a na vzdálenosti předpokládaných překážek. Na nižších dvou pásmech je obrazovka kalibrována po 1000 yardech (914 m), na nejvyšším po 4000 yardech (3656 m). Vzdálenost je možno odecít s přesností asi 5 procent dosahového pásma, to jest na pf. 150 yardů (137 m) na nejnižším pásmu. Vzdálenost s přesností 1 procenta možno odecít na zvláštním mřídle na panelu pod obrazovkou.

Zjištění směru překážky děje se pomocí běžce, upevněného na stínítku před obrazovkou. Směr, ve kterém se pohybuje loď, může být vyznačen na obrazovce tečkanou světlíkující čarou. Horizontální polární diagram antény je velmi úzký, aby vyznačený směr byl co nejpřesnější. Vertikální diagram je naopak široký, aby kymácení se lodí nerušilo zaměřování.

M. B.

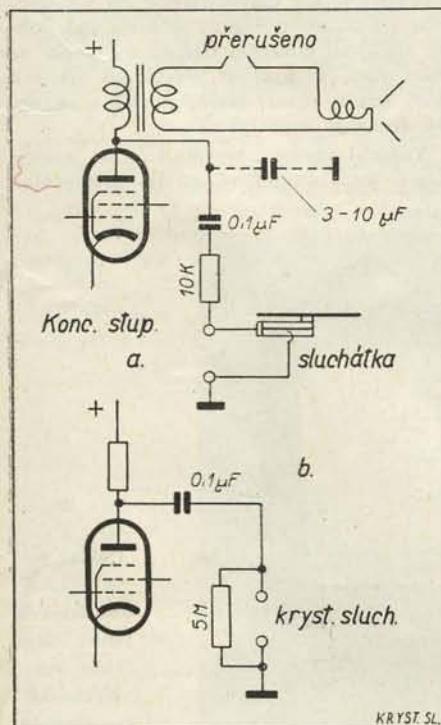


SVĚTELNÝ ČLÁNEK PRO EXPOSIMETR

ze staré usměrňovací destičky



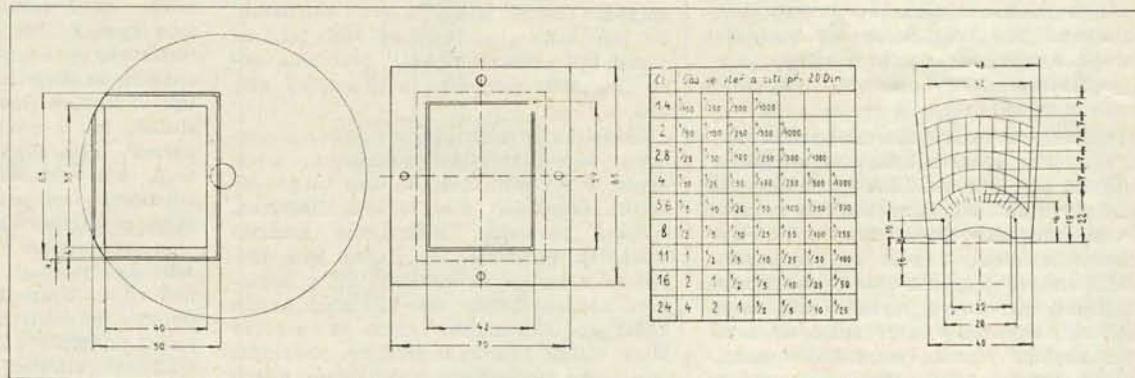Odstraňování lehko tavitelné slitiny s povrchu selénové destičky po ohřátí na elektrické žehličce, za kontroly teploty improvisovaným thermoelektrickým článkem a milivoltmetrem. — Vpravo úprava citlivé destičky a stupnice s expoziční tabulkou.



Z porušených desek selénového usměrňovače, jejichž sběrná elektroda z lehce tavitelné slitiny se přehřátím článku po přílišném zatížení porušila a skapala (ale ovšem i s desek ještě dobrých), můžete si vyrobit fotoelektrický článek toho druhu, jaký mají známé elektrické exposimetry. Dokládají to připojené snímky amatérsky vyrobeného exposimetru, který pracuje zcela uspokojivě a jehož výroba je poměrně snadná i laciná.

Selénová mezivrstva má nejenom účinek usměrňovací, o němž se zájemci dovíděli dříve v letošním 3. a 5. čísle tohoto listu, nýbrž i vlastnosti fotoelektrického zdroje. Při dopadu světla vydává totiž volné elektrony, jejichž počet je téměř přímo úměrný osvětlení. Připojíme-li na takový článek mikroampérmetr a vytvoříme tak uzavřený obvod, můžeme vznikající proud měřit a z jeho velikosti usuzovat na osvětlení; to je právě podstata exposimetru. Takový článek bylo lze koupit, není však obtížné jej amatérsky s vlastnostmi sice méně přiznivými než tovární, přece však vyhovujícími, vyrobit. Potřebujeme co možná velkou desku z usměrňovače, třeba vadnou. Bývá to železný kotouč s nanesenou vrstvou rekrystalovaného selénu s případami. Vyřízneme z ní obdélník, na př. z desky prům. 112 mm, vyrobíme dvě destičky 50×65 mm. Hranu opatrně opilujeme a na straně selénu sbrousíme v úzkou fasetu. Na okraje připájíme rychlým přejetím pajedlem 4 mm široké proužky měděné folie síly asi 0,1 mm, které jsme pře-

dem ocinovali na dosedací ploše. Tím vznikne sběrací rámeček, který bude záporným polem článku, zatím co nosný plech je polem kladným.

Dalším úkolem je odstranění kovového povlaku selénové vrstvy. K tomu cíli si připravíme pomůcku: z tenkého hliníkového plechu vystříhneme dva obdélníky asi 85×70 mm, v jednom vyřízneme otvor 55×40 mm a na okrajích prorazíme v obou otvory pro sevření šroubkou. Mezi tyto plíšky vložíme selénovou destičku tak, že vrstva selénu je obrácena do otvoru, a destičku umístíme tak, že rámeček, tvořený folií na okraji destičky, na všech stranách otvoru v plíšku rovnoramenně vystupuje asi o 1 mm. Pak oba plíšky stáhneme čtyřmi šroubkami. Jde nyní o to, abychom tuto destičku zahřáli na teplotu, při níž roztaje lehce tavitelná sběrací

plech je záporný, železný plech je kladný pól. Když nám přístroj ukáže $250\mu A$ při plném slunečním osvětlení nebo při osvětlení 60 W zárovkou, můžeme být spokojeni. Desku i mikroampérmetr (malý vojtvar) vestavíme do vhodného krytu, na př. podle snímků, a exposimetr je hotov.


Při tavení vrstvy velmi pomůže improvizovaný thermoelektrický teploměr. Potřebujeme milivoltmetr s plnou výchylkou nejvýš asi 0,1 V nebo méně (v nouzi běžný miliampérmetr s otočnou cívkou), asi 1,5 m měděnýho drátu Ø 0,3 mm a stejně množství drátů konstantanového téže síly. Dráty protáhneme isolačními trubičkami, na jednom konci je připájíme na slabý mosazný plíšek, na druhém připojíme milivoltmetr. Mosazný plíšek a dobrý teploměr ponoríme do vařící vody a naznačujeme výchylku milivoltmetru. Pak če-

lektra, ale menší než 150° , kdy se pořuší aktivní krystalická forma selénového povlaku. Můžeme to provést na vařiči nebo, jak ukazuje snímek, na dolní ploše elektrické žehličky. Když je dosaženo teploty 110 až $120^\circ C$, sejmeme destičku a rychle smeteme roztavenou slitinu otřením hadříkem na všecky čtyři strany přes okraj pomocného rámečku.

Je-li tavení dobře provedeno, má očistěná selénová plocha všechny stejné barvy. Pak odstraníme hliníkové destičky a hotovou fotoelektrickou desku můžeme připojiti na mikroampérmetr; měděná fo-

káme, až voda vychladne na 90 a 80° a také zapíšeme výchylky. Tím jsme zjistili změnu napětí th.-e. článku na $10 V$, můžeme tedy přibližně odhadnout výchylku pro 110 a $120^\circ C$, které potřebujeme k tavení. Když máme toto zjištěno, sevřeme mosazný plíšek thermočlánku mezi selénovou a hliníkovou desku; můžeme pak dobré sledovati stoupání teploty a nemůže se nám stát, že bychom při tavení přesáhli 150° , kdy se utvoří skelný povlak a selénová deska je nepotřebná.

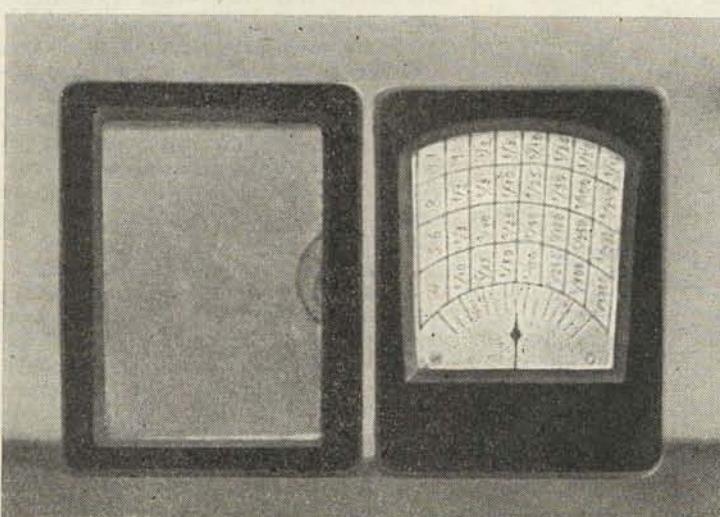Tovární exposimetry mají fotoel. desky, které mají na oltivé straně průhlednou



Doklad použitelnosti amatérských fotoel. článků: dva elektrické exposimetry.

HLEDAČ MIN


Též podstaty je možné použít pro přístroj k zjišťování skrytých kovových předmětů

Již delší dobu před touto vánkou zabývalo se několik radiotechniků konstrukcí přístrojů, které spolehlivě nalezly kovy a kovové předměty, ukryté v zemi. Měly se uplatnit hlavně při hledání ručních lžisek. Teprve však po vypuknutí války, když byly technické postavení před úkol zhotovit zařízení, které by rychle a spolehlivě našlo nepřitelem položené podzemní miny, věnovali v Anglii této myšlence větší pozornost, a tak vznikl t. zv. detektor min.

Podstata je dosti jednoduchá. Je to vlastně obměna dnes již skoro šedesát let starého Hughesova obvodu, jehož schema je na obrázku 1. Generátor střídavého napětí o tónovém kmitočtu napájí dvě přesně stejné cívky, v jejichž magnetickém poli je třetí cívka s telefonním sluchátkem jako indikátorem. Cívky napájecího obvodu jsou spojeny v opačném smyslu, takže účinek jejich magnetických polí na třetí cívku se ruší a do indikátorového obvodu se neindukuje přímo z nich žádné napětí. Přiblížme-li však k tomuto okruhu kus jakéhokoliv kovu, poruší se magnetická rovnováha obvodu a napětí, indukované do třetí cívky, se projeví jako slabší nebo silnější tón ve sluchátku.

Při vývoji přístroje bylo však nalezeno jednodušší a citlivější zapojení. Místo tří válcových cívek použili Angličané dvou plochých cívek, z nichž jedna je tak posunuta, že kruhové magnetické pole druhé (vysílací) se ve svých účincích na ni ruší (viz obrázek 2). Toto uspořádání obvodu má ještě další výhodu; cívky můžeme uložit do plochého bakelitového „talířku“, kterýto tvar pro daný účel velmi dobře hodí. Hrubé nastavení nulové vazby provedeme již při sestavení, dříve než je zalijeme impregnačním voskem. Pro přesné nastavení nuly jsou v rukověti cívkového pouzdra dva potenciometry, jejichž zapojení je ve schematici 3.


Vlastní přístroj (obrazec 3) je vestavěn i se zdroji do malé brašny a má jen tři elektronky — vf pentody typu 1N5 (asi jako evropská DF22). První (zleva) je zapojena jako kapacitně vázaný (Colpittův) oscilátor, oscilující na kmitočtu 1000 c/s. Tímto napětím se napájí budicí cívka (spoje Y a G). Přijímací cívka (spoje W a BR) je zapojena na vstup citlivého nf zesilovače (druhá a třetí pentoda) s transformátorovou vazbou. Zesílené napětí se vede do drobných sluchátek. Citlivost zesilovače se řídí potenciometrem 0,5 megohmu.

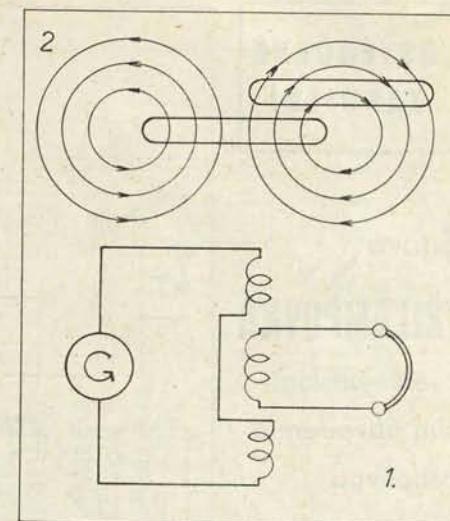

Obrazek 1. Balanční okruh Hughesův. — Obrazek 2. Poloha cívek pro nulovou vazbu. Magnetické pole „vysílací“ cívky se v přijímací cívce ruší, viz šipky udávající směr siločar. Cívky mají 800 závitů drátu Ø 0,25 mm.

Práce s přístrojem je snadná a poměrně velmi bezpečná. Před začátkem hledání se jenom nastaví potenciometry přesné nulová poloha (úplné ticho ve sluchátkách). Při práci nese obsluhující voják pouzdro s cívkami na dlouhé holi před sebou (asi 20 cm nad zemí) a zvolna postupuje terénem. Přiblíží-li se k místu, kde je zahrabána mina, ozve se ve sluchátkách tón. Podle největší jeho hlasitosti určí pak přesnou polohu miny. — (Podle Radio Craft, July 1946.) O. Horna.

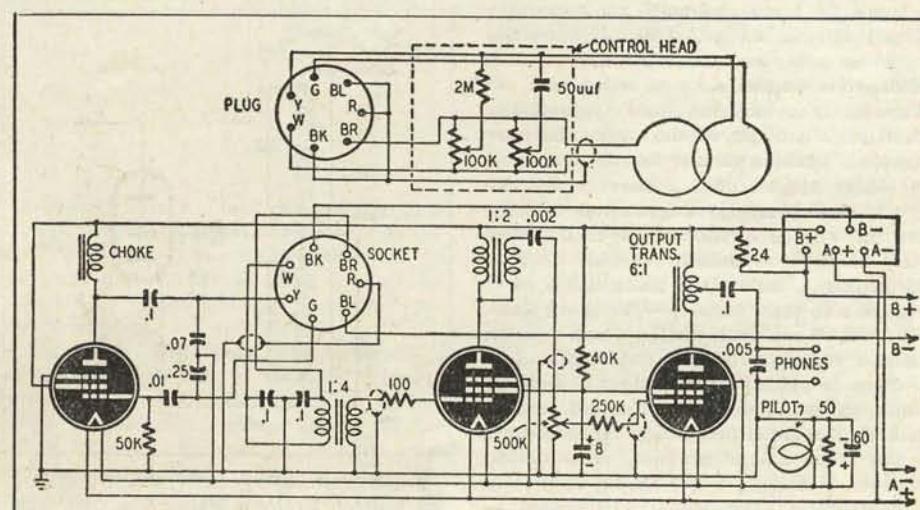Obrazek 3. Schema detektora min. Nahoře zapojení cívek a potenciometrů k nastavení nulové polohy, dole oscilátor 1000 c/s a nf zesilovač pro sluchátka.



kovovou vrstvičku, jako sběrací elektrodu. Kdyby se podařilo udělat nějakým způsobem tuto vrstvičku amatérsky, dosáhli bychom asi dvakrát většího proudu, jinak má stejně vlastnosti jako tovární výrobek. Ani nejsilnější osvětlení nemá škodlivý vliv, ale teploty nad 45° můžou být co nejméně, neboť tepelný koeficient jest kladný, t. j. při stoupání teploty na 45° roste i vnitřní odpor, proud klesá a výkon je menší.

Při měření zvlášť slabého záření máme několik možností. Buď použijeme ještě citlivějšího mikroampérmetru, anebo uděláme fotoel. destičku větších rozměrů; můžeme jich také více zapojiti paralelně nebo do serie, podle vlastnosti použitého mikroampérmetru.

R. K. Mozik.

Proti obchodnímu rozhlasu v Anglii

Ministr Morrison se opět zabýval otázkou komerčního rozhlasu v Anglii. Odpovídal v dolní sněmovně na dotazy poslanců a vyšvítal, že jedině BBC obdržela od ministerstva pošti licenci k vysílání rozhlasových programů. Rozhodnutí vlády, neuděliti jiným žadatelům licence, bylo také ovlivňováno stanoviskem tisku, který prostřednictvím organizace vydavatelů tisku zastával názor, že zřízení rozhlasu na komerčním základě bylo by nežádoucí.

-ip.

K čemu se hodí

BOLOMETR

Bolometrem, popsaným v RA č. 7/1946, jsme měřili:

1. Krystalový proud v křemenovém stabilizátoru 500 kc/s, v pomocném vysílači, řízeném krystalem. Anodový obvod oscilační elektronky RV12P2000 byl naladěn tak, aby při dobré anodové účinnosti (pokus Ia 1,2 mA na 0,25 mA) byl krystalový proud pokud možno minimální (2 mA). Tím se zajistí minimální ohřívání krystalu a minimální posun frekvence.


Max. krystalový proud byl až 11,5 mA.

2. Vyzařování superregeneračního přijímače pro 10 m (v 9. čísle RA 1946). Naměřený antenní proud v bodě připojení antény (a též prodlužovací) cívky byl max. 4 mA.

3. Nastavení správné délky čtvrtvlnné antény (induktivní vazba), téhož přijímače. Anténa je totiž „prodloužena“ antenní vazební cívou. Délka antény se nastaví na max. antenní proud. Pro 28 Mc/s je optimální délka antény 95 cm, při 30 Mc/s je 60 cm.

4. Resonanci Lecherova systému při měření délky vlny.

M. M.

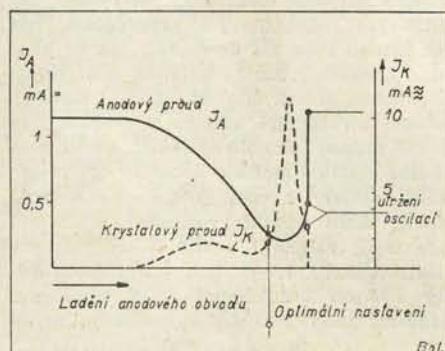


OSVĚDČENÁ ZAPOJENÍ

Síťová

TŘÍLAMPOVKA

s jediným ladi-
cím obvodem a
koncovou
triiodou

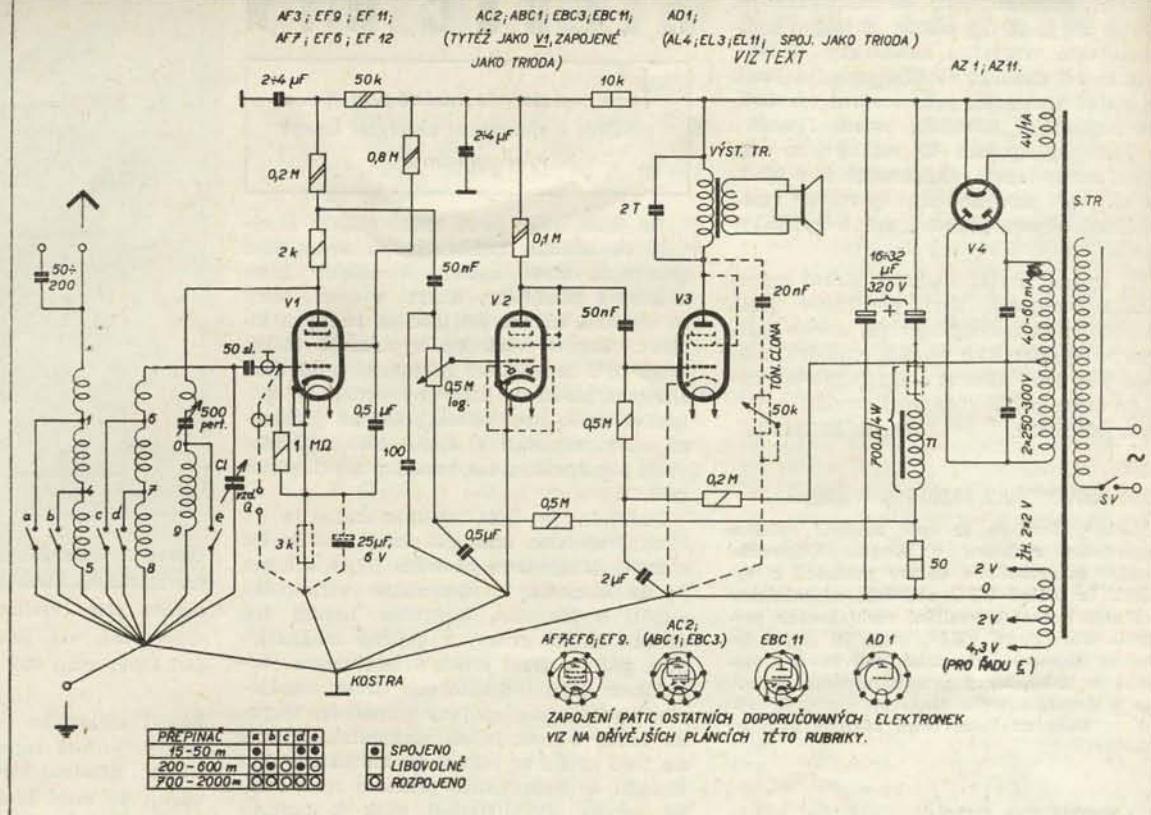Zapojení s hodnotami
součástí. Otisk ve vět-
ším měřítku lze koupit
za Kčs 10,— v red. t. 1.



V domnění, že dosáhnou podstatně většího výkonu jednoduchými prostředky, žádají mnozí méně zkušení radioamatéři pro zdokonalení svých „dvojek“ zapojení jednoobvodové třílampovky s moderními výkonnými pentodami. Takový přístroj, osazený na př. EF6 EF6, EL3 není účelný, protože mřížkový detektor dokáže usměrnit jen signály asi 0,1 V, slabších si prakticky nevšimá. Modulace průměrné hloubky 0,3 ze signálu 0,1 V dává po usměrnění tónové napětí asi 0,015 voltu, a projde-li toto detekční pentodou jakožto nf zesilovačem, tu při obvyklém zapojení se ziskem zhruba 150 dostaneme na výstupu napětí 2,3 V. A to stačí k vybuzení koncové strmé pentody téměř na plný výkon, pro něž na příklad EL3 potřebuje na mřížce asi 3,5 V eff tónového napětí. Vložit mezi detekční a koncový stupeň ještě třetí zesilovací elektronku, dokonce vf pentodu, je tedy v běžných případech zbytečné.

Jinak je tomu, máme-li na koncovém stupni triodu, na př. AD1. Její mřížka vyžaduje pro plnou hlasitost napětí 30 V efektivního napětí, a tu už s jediným nf. stupněm nevyužijeme plně nejslabších signálů. Místo původního zisku 150 potřebovali bychom zhruba 10krát více, a na to jedený stupeň před koncovým nestačí. Proto mají přístroje s koncovou triodou dva nf stupně předchozí, z toho jeden stačí triodový se ziskem okrouhle 20. Tím docházíme k celkovému zisku $150 \times 20 = 3000$, a to stačí bohatě. — Triodový koncový stupeň má proti pentodovému výhodu malého vnitřního odporu elektronky. Důsledkem je předně lepší přednes hlubokých tónů, za druhé důkladné tlumení mechanických rezonancí membrány reproduktoru a tím i dokonalejší přednes: reproduktor přesněji sleduje prudké změny hlasitosti a nedoplňuje zvuk pomalým dokmitáv-


ním, jako u pentod, kdy vnitřní odpory koncového stupně není malý proti odporu pracovnímu.

V zapojení vstupního ladícího obvodu není změn proti většině předchozích návodů v této rubrice. V knize Praktická škola radiotechniky, v části Přijímače na síť najde zájemce podrobný výklad o přepínání rozsahů. V blízkosti silných vysílačů bude nezbytné použít odlaďovače. Protože tu máme značný zisk a tedy řídící mřížku první elektronky citlivou na rušivá napětí, hledíme mít přívody k ní krátké, stíníme je opletenou nebo kovovým páskem ovinutou trubičkou průměru co možná velkého průměru (na př. 3 mm) v níž je drátek asi 0,5 mm silný. Opačná úprava (silný drát, slabá trubka) má ve-

likou kapacitu a ztráty, které se projeví zúžením vlnového rozsahu a poklesem citlivosti. — Gramofonovou přenosku můžeme připojit na zdiřky Q, při tom však musíme zapojit do kathody odpór 3 kΩ a kondenzátor 25 μF na 6 V a přenoska musí spojení mezi vývody přes odpory ne větší než 0,5 MO. U magnetické je to splněno (leda by byla přerušená, pak ovšem také téměř nehraje), u krystalové je nezbytné použít zapojení, které je v téměř obvodu vyznačeno v letošním 7. čísle na str. 180, v zapojení dvoulampovky na síť.

Anodový obvod det. elektronky je upraven běžně; zdůrazňování hlubokých tónů zde není nezbytné, protože koncová trioda je dobře přenáší i s méně dobrým vý-

LADICÍ OBVOD PRO POSLECH DVOU STANIC

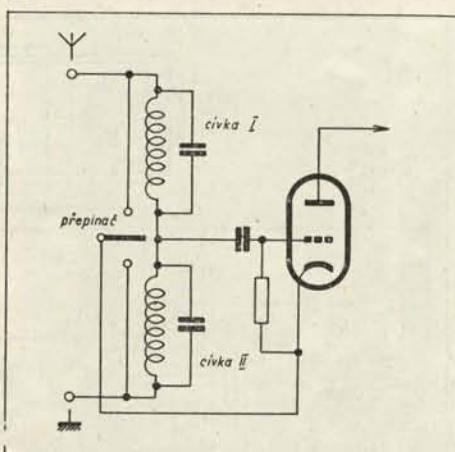

V přístroji, který jsem stavěl rodičům pro poslech Prahy a Mělníka, použil jsem

jednoduchého obvodu takové úpravy, že vždy jeden působí jako řídící a druhý současně jako odlaďovač. Oba v sérii jsou zařazeny mezi antenu a uzemnění, střední vývod jde na řídící mřížku detekčního stupně (audion) přes obvyklý kondenzátor, kdežto kathodu elektronky přepínám tlačítkovým jednopólovým přepinačem buď na antenu nebo na uzemnění, jak to ukazuje obrázek). To, že kathoda není trvale uzemněna, neruší činnost. Obvody nalaďím přesně na žádané stanice v poloze, kdy právě působí jako obvod řídící. Event. rozladění, vzniklé změnou kapacity při přepínání kathody, nevadí, protože i pak odlaďovač dosti působí; rozladění může být nepatrné, volime-li pevné řídící kapacity dosti veliké. Obvody mohou být doložovány změnou indukčnosti cívek železovým jádrem, nebo paralelně připojenými trimery.


J. S r á m e k, Praha XIV.

stupním transformátorem. Pokud by bylo žádáno, lze je provést obvyklým způsobem: odporník 0,2 MO v anodovém obvodu rozdělíme na př. na 30 kO a 0,2 MO, a část 0,2 MO přemostíme kondensátorem 10 nF = 10 000 pF. Přes obvyklý vazební kondensátor je zesílené nf. napětí spojeno s mřížkou následující elektronky, jejíž mřížkový svod je regulátor hlasitosti, logaritmický potenciometr s celkovým odporem 0,5 až 1 MO. Není tu přepychem, protože u silných stanic by mohlo nastat přemodulování příliš velkým signálem a tím skreslení. Můžeme použít tvaru, sdruženého s vypínačem sítě, SV. Druhá elektronka je buď trioda, anebo vf. pentoda zapojená jako trioda tím, že její stínici a brzdící mřížka jsou spojeny s anodou. Brzdící mřížku lze však bez podstatné ztráty spojit (nebo ponechat spojenou) se zemí. Zase je tu odporová vazba na říd. mřížku koncové triody, může to však být i pentoda, na př. starší typ, kterou pojme jako triodu. Připomeňme, že tím nedosahujeme tak velikého zmenšení vnitřního odporu, jak bychom se těšili: AL4 nebo EL3 v triodovém zapojení má vnitřní odpor asi 2000 ohmů, t. j. třikrát více než AD1 (670 O), i to je však proti původním 50 kO podstatně zlepšení, ač právě těchto elektronek je pro triodové zapojení škoda. — Malý vnitřní odpor dovoluje podstatně zvětšit blokovací kondensátor přes primár výstupního transformátoru, zřetelně omezí vysoké tóny účinkem jeho rozptylu, takže tónová clona (čárovánec zakreslená) může zpravidla odpadnout. Výstupní transformátor pro AD1 má přizpůsobit odpor kmítacké reproduktoru optimální hodnotě 2300 ohmů, pro běžné devítivattové pentody 5000—7000 ohmů. Obvyklý transformátor pro AL4/EL3 se tedy nehodí pro AD1.

Koncová trioda AD1 potřebuje 45 voltů záporného napětí na mřížce. Získáváváme je úbytkem na odporu 750 O/4 W, který je zčásti tvořen filtrační tlumivkou, zařazenou v záporné větví napájecího obvodu. Síť. transformátor je vhodný s napětím 2 × 300 V namísto běžnějších menších hodnot, neboť po ztrátě zminěných 45 V zbude na anodi elektronek asi 250 V. Z odporu 50 ohmů odebíráme předpětí 3 V pro 2. elektronku. — Použijeme-li koncové pentody, zapojené jako triody, nebudeme potřebovat tak velikého předpětí: vystačíme zhruba s touž hodnotou, kterou má elektronka, zapojená jako pentoda. U EL3 a AL4 nebo EL11 je to asi 7 V, (druhý zesilovací stupeň by tu opět mohl odpadnout) odpor v záporné věti bude pak celkem 150 ohmů a filtrační tlumivku můžeme zařadit jako obvykle do obvodu kladného, t. j. mezi kladné póly ellyt. kondensátoru filtru. Nezapomeňme však v tomto případě napájet anodový obvod koncové elektronky až z druhého kondensátoru, tedy až za tlumivku k ou Tl, neboť malý vnitřní odpor koncové triody zvětšuje náhylnost k bručení při nedostatečné filtrace. Tlumivka musí proto snést celkový anodový proud všech elektronek, okrouhle 60 mA pro AD1, a asi 40 mA pro běžné devítivattové koncové pentody v triodovém zapojení. Jinak je zapojení síťové části obvyklé a nevyžaduje poznámek. — Pro přístroj je také možné použít vojenských elektronek, na př. RV 12 P 2000 a RL 12 P 10 jako triody.

Náhrada SDRUŽENÝCH ELEKTRONEK

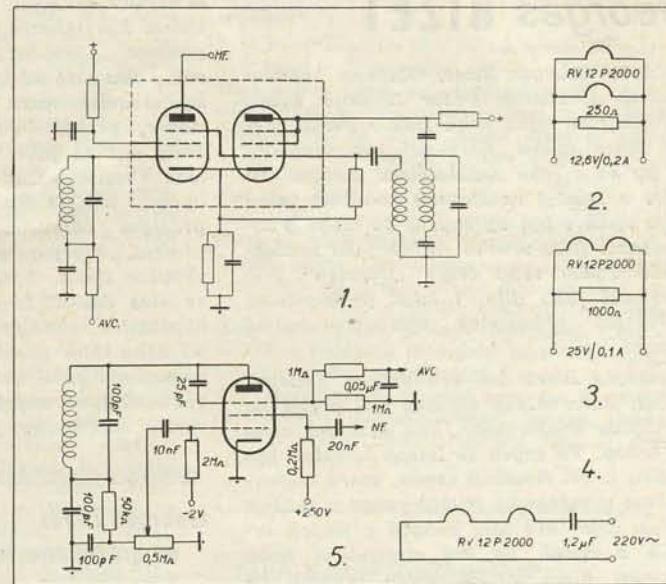Obraz 1. Zapojení dvou pentod RV12P2000 jako směšovací oscilátor. Obraz 2. Žhavici vlákna spojena v serii, nahrazena elektronkou řady C, E1, resp. E11 v tak zv. universálních přijimačích. — Obraz 3. Seriové spojení pro přijimače s elektronkami řady U1, U11 a U21. Obraz 4. Žhavení vláken přes kondensátor v přijimačích na střídavý proud. — Obraz 5. Pentoda, zapojená jako duodiode-trioda.



Zdá se, že nouze o nové elektronky pro civilní přijimače je v celé Evropě stejná. Právě tak, jako u nás, snaží se amatérů a opraváři jiných zemí nahradit tento přechodný nedostatek použitím německých vojenských elektronek.


Zajímavý příspěvek k tomuto námětu přináší červnové číslo Radio-Rundschau, časopisu rakouské radiotechnické odborové organizace. Je to návod, jak nahradit dvěma vojenskými pentodami RV12P2000 nebo RV12P2001 jakoukoli směšovací elektronku, jejichž nedostatek je nejtěžší. Ze schématu (obraz 1) vidíme zapojení: Jedna pentoda, spojená jako trioda, nahrazuje oscilační část původního směšovače, druhá slouží k vlastnímu směšování (injekce do brzdící mřížky). Obě elektronky jsou sešroubovány patkami k sobě a po propojení přívodů je oscilační pentoda zálita do patky původní elektronky, takže kombinaci lze bez jakýchkoliv mechanických a elektrických úprav zasunout do

příslušné objímky v přijimači. Zajímavě je též vyřešeno žhavení této kombinace. Chceme-li nahradit směšovač v tak zv. universálním přijimači, osazeném řadou C nebo E1, resp. E11, spojime vlákna pentod paralelně s odporem 250 ohmů (4 W) a máme žhavení 12,6 V/0,2 A. Při spojení do série s paralelním odporem 1000 ohmů je žhavici spotřeba „dvojčete“ 25 V/0,1 A, tedy približně polik, jako u směšovačů universální řady U1, U11 a U21 (obraz 3). V přístrojích na střídavý proud je nahrazena poněkud těžší. Zde si vymoužeme buď přivinutím několika závitů na síťový transformátor, nebo, jak vidíte na schématu 4, žhavením vláken přes kondensátor 1,2 μF přímo ze sítě (nebo příslušné obvodky primáru transformátoru) 220 voltů stř. V těchto případech nepropojujeme žhavici vývody do původní objímky, ale spojení provedeme přímo nad kostrou, abychom nemuseli přeletovávat žhavici spoje. (Tohoto zapojení je v podstatě použito v komunikačním superhetu z vojenských elektronek, popsaném v tomto čísle. Činnost se nezhorší, i když třetí mřížka směšovací pentody nedostává pomocné záporné napětí, jako je tomu v našem případě. Pozn. redakce.)

A ještě jeden nápad, tentokrát ruského původu. Obyčenou pentodou je možno dobře nahradit duodiode-triodu, jak ukazuje schema 5. Část kathoda - řídící mřížka - stínici mřížka nahrazuje triodovou část sdružené elektronky, zatím co anoda je zapojena jako usměrňovací a brzdící mřížka jako úniková dioda. (Také toto zapojení jsme v redakční dílně vyzkoušeli hned, jakmile jsme autorův článek dostali do rukou, a to na též komunikačním superhetu. Kromě stráty zisku, pochopitelně při použití triody jako nf zesilovače namísto původní pentody, nebylo lze slušením zjistit rozdíl v jakosti, a zejména přednes byl stejně věrný. Možnost nahradit na př. vzácné EBC vf pentodou EF6 nebo EF9 bude jistě mnohem zájemci velmi výtána. Pozn. red.)

Je nutno zdůraznit, že ač tyto kombinace nejsou rovnocennou nahradou za původní typy, nýbrž jenom výpomoci z nouze, přece pracují zcela spolehlivě, a jistě umožní uvést do chodu mnoho přijimačů, které odpočívají jen proto, že na trhu není nahradní elektronky. O. Horňák.

Data elektronky **AF 100**

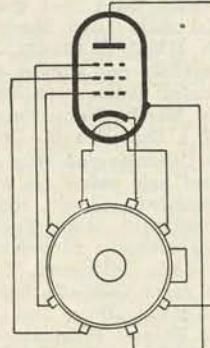

Nedávno byla uvedena do prodeje elektronka AF100 ze zbytků vojenského materiálu. Jde o tak zvanou televizní vf pentodu a lze ji použít jako vf i nf zesilovače, i jako koncového stupně pro menší výkony. Má tyto hodnoty:

Žhavení 4 V/0,7 A. - Anodové napětí a proud 250 V/15 mA. - Anodová ztráta 4 watt. - Záporné předpětí prvé mřížky — 2,1 V. - Napětí a proud stínicí mřížky 250 V/1,6 mA. - Strmost 10,5 mA/V. - Zesilovací činitel 3000. - Vnitřní odpor 300 tisíc ohmů. — Zapojení vývodů na patce udává při pohledu zespodu připojený obrázek.

Georges BIZET

Kdyby Georges Bizet, vlastním jménem vlastně Alexander César Leopold Bizet, narozený 25. října roku 1838 v Paříži, nebyl napsal operu „Carmen“, pravděpodobně by se o jeho skladatelské činnosti ve světě a snad i ve Francii poměrně velmi málo vědělo. Byl by zapadl do hlubiny zapomenutí jako mnoho jiných jeho současníků. Taktak však vedle „Carmen“ žije i ostatní jeho dílo, i když pochopitelně nedosáhlo popularity této světoznámé opery.

Georges Bizet byl neobyčejný hudební talent. Jako mladý chlapec byl přijat na pařížskou konservatoř, kde dostával cenu za cenou. Ve svých 19 letech konečně byl poctěn t. zv. římskou cenou, která stipendistům umožňovala tříletý pobyt v Itálii a potom další dvě léta pobytu v jiných zemích v cizině. Ze své stipendiální doby Georges Bizet využil pouze prvních tří let. Potom mu zemřela matka a Bizet byl nucen vydělávat si peníze provozováním hudby a učitelstvím. Od dob pobytu v Itálii Bizeta neobyčejně lákalo divadlo. Jeho idelem bylo napsat operu, jedinou operu, jak říkával, která by měla rozhodný úspěch a která by ho tak finančně zabezpečila, aby se mohl věnovat jenom symfonické a komorní hudbě. Toto štěstí nebylo Bizetovi nikdy popráno. Napsal několik oper, ale rozhodného úspěchu se nedokázal při žádné z nich. Triumf přišel teprve po jeho smrti.

S výjimkou „Carmen“ je Bizetovo operní dílo poměrně málo známo. Již za svého pobytu v konservatoři Bizet napsal malou operu „Le Docteur Miracle“, která dostala první cenu v soutěži, vypsané Offenbachem. Z Italie poslal Bizet do vlasti jako povinnou ukázkovou práci operu „Don Procopio“ a po svém návratu do Paříže na vybídnutí ředitelství Komicke opery v Paříži napsal „Lovec perel“. V tomto díle se již projevuje nesporné skladatelské mistrovství a zřetelné náruky na pozdějšího tvůrce „Carmen“. Opera byla po prvé hrána v září roku 1863, ale již v listopadu zmizela se scény. Bizet se nedal odradit a pustil se do komponování nové opery na ruský námět „Ivan Hrozný“. Nebyl s ní spokojen a vytýkal sám sobě přílišnou závislost na Verdim. Krátce před svou smrtí partitu tohoto díla ještě s úryvkou z jiných svých oper spálil. Ředitelé francouzských divadel však věřili v talent mladého skladatele, neboť ho vyzvali ke kompozici další opery, pod názvem „La Jolie fille de Perth“ (Perthská krasavice). Dílo bylo hráno r. 1867 v Paříži a potom dokonce v Bruselu, ale opět bez velkého úspěchu. Novou Bizetovou scénickou skladbou byla jednoaktovka „Djamileh“, složená pro Komicku operu. Ačkoliv šlo o znamenité dílo, neudržela se ani tato aktovka dlouho na jevišti. Kromě toho Bizet napsal scénickou hudbu ke hře Alfonse Daudeta „L'Arlésienne“; je to 27 hudebních čísel jednak orchestrálních, jednak sborových s průvodem orchestru, vynikajících neobyčejnou invencí a rytmickou rozmanitostí. Ale ani toto dílo nenalezlo u francouzského obecenstva zálibení a brzy z divadla zmizelo. Největším Bizetovým neúspěchem byla poslední skladatelova opera, na které

si nejvíce zakládal. Roku 1873 pod dojemem známé Mériméovy novely se rozhodl komponovat „Carmen“, na kterou od měsíce září roku 1874 se konaly divadelní zkoušky. Ačkoliv opera byla provedena velmi dobré, přijeti bylo neobyčejně studené. Prvý akt se jakž takž libil, ale pak náladu obecenstva se měnila a zbyvající tři obrazy, zvláště čtvrtý, byly přijaty s naprostým chladem. I nejlepší Bizetovi přátelé, kterým se dílo při generální zkoušce líbilo, byli úplně zmateni. Bizet se sice dočkal 36 repris svého díla, ale nepříznivé kritiky a lhostejnost obecenstva na něho těžce působily. V příštím roce se rozmohl kráni chorobou a dne 3. června roku 1875 ve svých 36 letech zemřel na rychlé souchotiny. Oči zemřelého zatlačila

jeho chot Geneviève, dcera skladatele Halévyho, který byl vždy věrným Bizetovým přítelkem stejně jako Gounod. Po Bizetově smrti byla „Carmen“ hrána v Paříži ještě dvanáctkrát a potom na dlouhá léta zmizela z repertoáru.

Myslí se, že významnější než opera bude pro budoucnost symfonické dílo ze snulého skladatele, jeho koncertní ouverture „La Patrie“, dále suita upravená z „Arelatky“ (L'Arlésienne), symfonická fantasia „Souvenirs de Rome“, někdy zvaná prostě „Roma“, a rozkošná orchestrální suita „Jeux des enfants“. Zpívaly se i Bizetovy písni a jeho přátelé provozovali zanechané klavírní skladby.

„Carmen“ však zatím šla vítězně svě-

Georges Bizet na gramofonových deskách

Popularita Bizetovy „Carmen“ se projevila i na gramofonové desce. Od samého počátku gramofonového nahrávání arie z Bizetových oper, zejména z „Carmen“ a také z „Lovec perel“, jsou v popředí zájmu. Každý významný zpěvák nebo zpěvačka ukazuje svou dovednost na těchto všeobecně známých a oblíbených číslech. Když přišla léta elektrického nahrávání, obliba Bizetovy „Carmen“ vystoupila ještě více do popředí. Není vůbec možno vypsat, kolik slavných zpěváků a v kolika různých řezech světa nazpívalo na gramofonové desky různé úryvky z Bizetovy populární opery. Carmen, Don José, Escamillo, Micaela, ale také Frasquita, Mercédés, všechny osoby Bizetova díla se octly před nahrávacím mikrofonem, aby na gramofonovém trhu soutěžily svým výkonem a aby potěšily své nadšené čitleče ariemi, které se dnes nikomu nezdají žádným problém.

Zájem o Bizetovo dílo byl však takový, že gramofonové společnosti mohly přistoupit i k zachycení celé opery. Pokud je nám známo, byla „Carmen“ v nezkráceném znění dosud nahrána celkem čtyřikrát. Dvakrát ji nahráli Francouzi, dvakrát Italové. Francouzské nahráni bylo po dvakrát provedeno Komickou operou. Po prvé je řídí Piero Coppola a Carmen zpívá Lucy Perelli, Micaelu Ivonne Brothier, Dona José tenorista José de Trévi a Escamilla Louis Musy. Nahráni je na deskách HMV (L 695-711). Druhý záznam byl uskutečněn pod řízením dirigenta Elie Cohená a titulní úlohu zpívá Raymond Visconti, Micaelu Marthe Nespolous, Dona José Georges Thill a Escamilla M. Grénot. Tyto desky vydala Columbie pod čísly 14222-36. Italské provedení bylo ovšem po dvakrát svěřeno nejvolanějšímu souboru, totiž sólistům a orchestru milánské Scaly. Společnost His Master's Voice zachytily provedení Scaly pod dirigentem Carlo Sabajnem. V tomto obsazení Carmen zpívá Gabriella Besanzoni, Micaelu Marie Carbon, Dona José Piero Pauli a Escamilla Ernesto Besanzoni. Opera je nahrána na 19 deskách pod čísly C 2310-28. Casově nejposlednějším a technicky nejdokonalejším je nahráni, pořízené pro společnost Columbia rovněž na 19 deskách (DX 371-409). Tento záznam je řízen Lorenzem Molajolim a titulní úlohu zpívá slavná španělská zpěváčka Aurora Buades. Micaelu zpívá Ines Alfani Tellini, Dona José Aureliano Pertile a Escamilla Benvenuto Franci. Výkony sólistů jsou znamenití a dokonale reprodukovány sbory a mistrovsky hrající orchestr zvyšují požitek. Celá velká tradice Scaly a italské hudební ingenium se zrcadlí v těchto deskách. Ani mechanická reprodukce nemůže setřít živelný temperament tohoto provedení. Kapitolou pro sebe jsou nazpívané sbory. Při těch sbormistři evropských operních scén mohou jenom blednout závistí. Ale také na orchestrál-

ním parti by se mohli učit mnozí dirigenti. Italové totiž dovedou ztlumit orchestr všude tam, kde zpívá zpěvák, ale naproti tomu rázem jej rozebrat do nepopsatelné barevnosti a dramatičnosti i v nejkratších mezírázech. Zdánlivě nejvýslednější fráze v tomto orchestru znají plným životem a na mnoha místech se dá v pravém slova smyslu mluvit o dramatickém sváru těchto motivů a motivků. Je to umění, které je dáno Italům zjevně shury a které se nekoupí v žádné apatice.

Z ostatních Bizetových oper jsou nahrány úryvky z „Perthské krasavice“ a zejména z „Lovec perel“. Tato opera byla značně populární nejen ve Francii, nýbrž také v Itálii a v Rusku. Jednou z nejnahrávanějších arií je Nadirova romance, která je známa v podání Enrica Carusa, Benjamina Gigli, M. Flety a mnoha jiných.

Také orchestrální tvorba je na deskách početně zastoupena. Z „Arelatky“ jsou nahrány v četných provedeních obě suity. Prvou upravil Bizet, druhou později Halévy. Mezi dirigenty této populární hudby najdeme Leopolda Stokowského, Gabriela Pierné, Pierra Chagnona, G. Cloëze, W. Mengelberga, E. Goosense a ze snulého skladatele F. Schreker. Také ouverture „La Patrie“ je nahrána několikrát. Rovněž malá suita „Jeux des enfants“ se těší velké oblibě. Skvělou deskou je zvláště nahráni orchestru milánské Scaly. Těž Bizetovy písni byly často reproducovány. Nejznámější z nich je „Agnes Dei“, nazpívaný nejrůznějšími světovými zpěváky.

Z našich zpráv v minulých číslech čtenář již ví, že byla nahrána i jedna Bizetova symfonie. Dvě ještě čekají na své vzkříšení.

• Nejdražší gramofonová jehla, která se na světě prodává, je přehrávací diamantová jehla firmy Duotone. Stojí 50 dolarů (2500 Kčs). Firma však zaručuje, že ani po pětiletém nepretržitém provozu nenastane sebemenší opatření diamantové špičky. -rn.

Sdělení fonoamatérům

Okresní osvět. rada ve Fryštátě, Těšínsko, Stalinova 16, chce zachytit na desky staré slezské národní písni, zvláště nářečí, projevy a pod. Protože nemá možnosti opatřit si vyhovující nahrávací aparaturu, žádá o přispění zdatné amatéry, kteří by mohli provést příslušné práce za úhradu režijních výloh. Nabídky odborníků, kteří by byli ochotni přispět tímto způsobem osvětovému i kulturnímu dílu v kraji těžce poškozeném okupací a válkou, buděž zaslány na adresu, uvedenou nahoře. P

tem. Od roku 1876, tedy již za pouhý rok po skladatelově smrti, je postupně hrána v Bruselu, ve Vídni, v Neapoli, v Londýně, v New Yorku a v Petrohradě a všude má veliký úspěch. Následkem toho si této opery všimají i francouzské provinční scény a ředitelství Komické opery je najednou bombardováno dotazy, kdy konečně provede opět pozoruhodnou francouzskou operu, která je již proslavena ve všech zemích. Ředitelství Komické opery roku 1883 kapituluje a přijetí kdysi zavřené „Carmen“ je triumfální. Již v roce 1904 Bizetova opera dosahuje na jevišti Komické opery svého 1000. představení. Tou dobou je jednou z nejoblíbenějších oper na divadle celého světa.

V. F.

Bizet o sobě

a jiní o Bizetovi

„Máme dnes všechnou hudbu, hudbu mimořadností, přítomnosti a budoucnosti; hudbu harmonickou, melodickou a učenou (poslední je nejnebezpečnější). Já uznávám jenom dva druhy hudby: dobrou a špatnou. Cožpak nelze ukázat na genie ve všech zemích a ve všech dobách? Co je pravé a krásné, to neumírá. Básník, výtvarník nebo skladatel dává do svého výtvoru celou svou tvůrčí sílu, celou svou vnitřní bytost, ale čím my mu odpovíme? Místo toho, abychom se pohroužili do přímých dojmů, vymáháme na autorovi pas. Vypáváme se, jaké má způsoby, zda už tu byly nějaké vzory dřívě a jak se k témuž dřílum nový autor chová. To pak není kritika, ale policejní pátrání. Skladatel nemá jména, nemá národnost. Důležito je pouze vědět, má-li talent, je-li geniální, či nic; má-li inspiraci nebo ne. Pakliže ano, máme ho vítat s otevřenou náručí a nežádat na něm, čeho nemá, nýbrž snažit se pochopit ty vlastnosti a ctnosti, které má.“ (Bizet v roce 1868.) „Nemohu říci, že bych tohoto roku byl špatně využil. Přečetl jsem přes paděl solidních svazků o historii a literatuře a zajímal jsem se poněkud i o dějinách umění. Počínám také poněkud rozumět malířství, sochařství a podobně. Ale i hudbě jsem napsal tolik, kolik je jenom možno za čtyři měsíce pilné práce.“ (Bizet v dopise matce z Říma.)

„Moje sympatie se rozhodně obracejí k divadlu. Cítím, že se ve mně ozvala dramatická žilka, o které jsem dřívě nevěděl.“ (Opět Bizetův dopis matce z Říma.)

„Potom bychom ani otec, ani já již nedávaly hodiny hudby. Žili bychom všechni jako rentieri, a to by zajistě nebylo špatné. Vždyť 100 000 franků je vlastně — maličko! Dva operní úspěchy a bylo by všechno hotovo. „Prorok“ vynesl přece milion. (Opět dopis Bizetův matce z Říma.)

„Ach, kdybys měl pouze jeden velký operní úspěch, pak bych psal jenom orchestrální a komorní hudbu.“ (Z téhož dopisu.)

„Můj starý příteli! Doporoučuji Ti držitele tohoto dopisu, pana Bizeta, laureáta našeho ústavu. Je to rozmilý, hodný mládenec, který si zaslouží všemožných sympatií — ale talentu, mezi námi řečeno, nemá ani za groš! Tvůj oddaný M. Caraffa.“ (Doporoučující dopis skladatele a profesora pařížské konzervatoře Caraffy nestorovi italských skladatelů Mercadantemu.)

„Házel jsi nadarmo perly sviním.“ (Z dopisu skladatele Saint-Saënsa Bizetovi po neúspěchu opery „Djamileh“.)

„Muž se setká se ženou a považuje ji za hezkou — to je první jednání. Milují se vzájemně — to je druhé jednání. Ona ho již nemiluje — třetí jednání. On ji zabije — čtvrté jednání. A tomu vy říkáte hra! V opravdové hře musejí být překvapení, nedorozumění, peripetie, vůbec takové věci, které nutí obe-

censtvo k otázce: Co bude v následujícím aktu? V tom je tajemství každé hry. Čtěte Scriba!“ (Kritika spisovatele a libretisty Jean-a Henri Dupina po premiéře „Carmen“.)

„Bizet, jak známo, přísluší k nové škole, jejíž učení je obsaženo ve vodnatnosti hudební ideje, místo toho, aby hudba byla servena do pevných forem. Pro tuto školu, jejíž věštírnou je Wagner, motiv je něčím přežilým, melodie starou veteší a zpěv slabým ohlasem toho, co zní v orchestru. Tento systém musí arci vést k výtvorům slabým a milhavým.“ (Kritika prvého provedení „Carmen“ v pařížském listě „Moniteur“.)

„Jsem přesvědčen, že „Carmen“ bude za 10 let nejpopulárnější operou světa“ (Petr Iljič Čajkovskij brzy po premiéře.)

„Dříve skládal, tvořili, nyní — až na několik výjimek — vyhledávají, vynalézají. Tento proces hudebního myšlení jest ovšem ryzem rozumový. Proto soudobá hudba, i když je velmi vtipná, dráždívá a nevyklá, je chladná a není zahřívána citem. A hle, přijde Francouz, u kterého všechny tyto pikantnosti a jemnosti jsou nikoli výsledkem přemýšlení, nýbrž tekou jako volný potok, lahodí sluchu, ale zároveň také vzrušují! Skladatel jako by vám říkal: „Vy nechcete nic velkolepého, silného, grandiosného. Vy chcete něco hezoučkého — nuž, tady máte hezoučkou operu. Opravdu, já alespoň neznám v hudbě nic, co by mělo větší právo představovat živel, který je nazýván hezoučkým, le joli.“ (Petr Iljič Čajkovskij v dopise.)

Proč „Carmen“ nezvítězila na své premiéře?

Divadelní obecenstvo miluje především to, co zná. Zkušenosť nás učí, že k poznávání nových věcí nemá valné chuti. Má-li nějaká opera, známá již v cizích zemích, naráz na další scéně úspěch, bývá to obvykle z toho důvodu, že je již jenom o přijetí uznané hodnoty, a také proto, že hudba nového díla bývá posluchačům přece jenom již známa z koncertních provedení nebo z úryvků a podobně.

„Carmen“ byla vystavena této zkoušce, aniž měla jakoukoliv podporu. Naopak, všechno pracovalo proti ní. Velkou závadou opery byl její nářečí, který dnes je považován za základ jejího úspěchu. Ředitelství Komické opery, která byla považována za jakési rodinné divadlo, vidělo jej nerado a v pařížských novinách v den premiéry se objevily noticky, že nová opera pravděpodobně nebude obecenstvem valně přijata pro svoje nevyzkýlé prostředí. Francouzi při tom podlehli jistému omylemu. Posuzovali totiž libretu Bizetovy opery podle Mériméova originálu. Jeviště Carmen je však podstatně ušlechtilější bytostí než Carmen známé novely. Není zlodějkou, nemá u sebe muže, kterým se něchá vydržovat a který do jejího náručí láká důvěřivé oběti, má prostě daleko lepší mravy a je povyšena na představitelku přirodní nespoutané volnosti, čímž nabývá rysu tragičnosti i vzenění. To ovšem poznalo francouzské obecenstvo daleko později a tehdy především pod účinkem strhující hudby se smířilo i s cikánským prostředím opery.

Odpor proti libretu se ovšem často ozval i mimo Francii. Jako kdysi Beethoven nemohl zapomenouti Mozartovi, že komponoval „Figarovu svatbu“, tak nejen od skladatele nerad viděl, že Bizet uplatnil svoje geniální nadání právě na zdrámatizované Mériméově noveli. Krásná historka se vypráví o našem Antonínu Dvořákovi. Potkal se jednou na večeři na nynější Národní třídě se skladatelem Emanuelem Chválou, dlouholetým zasloužilým kritikem „Národní politiky“. Dvořák se tázal Chválu, kam jde, a když slyšel, že do Národního divadla na „Carmen“, zle zakoulel očima. Chvála to zpovzoroval a zeptal se Dvořáka: „Vám se, mistře, ta opera nelíbí?“ Dvořák odpověděl: „Hudba se mi líbí, ale to se

mi nelíbí, že Bizet dal takovou mrchu do muziky!“

Je ostatně nutno říci, že na mnoha scénách a v mnoha provedeních ulpívá na „Carmen“ něco z této hany, neboť přemýšlivější divák, odcházející po představení domů, mívá často dojem, jako by šlo v tomto dramatu vásně o lehkou a prodejnou bytost, o jejíž přízeň se ucházejí různí více méně podaření a ne-podaření muži. V tom směru je poučné si poslechnout provedení milánské Scaly, kde opera se stává opravdu dramatickým obrazem dvojího světa, zobrazovaného na jedné straně Carmen a na druhé straně Micaelou, ale zároveň i velkou oslavou svobodného života mimo rád příliš přísné společnosti. Proto vrcholem italského provedení jsou velké hymny na svobodu, proto italská Carmen je v pravém slova smyslu večoucí postavou ve všech pašeráckých dobrodružstvích, bytosti, která právem o sobě říká: „Narodila jsme se svobodná, svobodná zemru.“

Kyslik v elektroakustice

Tento veselý plyn má pro zvukovou techniku význam nejen jako pětina prostředí, v němž se zvuk šíří od elektroakustických transformátorů k ušním bubínkům, nýbrž i jako — okysličovadlo krve. Když jsme v nedávných vedrech strávili několik večerů v biografech, sledovali jsme se — a to níjak ojediněle — s prostředím nejen parným, ale také skoro nedýchacelným, a vycházel jsme i po shlédnutí opravdu dobrého pořadu v mrákatách a napolo uvaření. Není to v Praze příznak vysloveně letní. I v zimní době ovane leckde vstupujícího návštěvníka kinematografu prostředí tak pestře složené a vůně, že neuvedoměle zatouží po skafandru. Toto je po našem úsudku nejenom vůně závada hygienická, nýbrž i těžká ztrátová položka na účtu prosperity těch podniků. Jak má divák dokonale vnímat a plně vychutnat pořad, když vydýchaný vzduch omámlí smysly i mozek až do otupělosti, z níž se jako z těžkého snu probírá teprve po dvou hodinách na čerstvém vzduchu? Protože dnes není obtíží ani nákladným přepychem zaplnit největší prostory v několika minutách čerstvým vzduchem, ne-li docela upraveným na přiměřenou teplotu a vlhkost, bylo by zásluhou, kdyby se kromě akustických poměrů v sálech a příslušných zařízení v kabině i za plátnem zkoumalo ve státních biografech i složení vzduchu během pořadu a zařídila náprava aspoň montáží a ovšem také pravidelným použitím bezhlubných a výkonných větráku. Proslulost nejlépe větraného sálu byla by jistě významným činitelem pokladního úspěchu v podniku, který by dokázal si ji zasloužit.

Potíže parlamentního vysílání v Austrálii

Austrálie se rozhodla vysílat rozhlasem průběh parlamentního jednání. První potíže se již dostavila. Jeden z poslanců útočil na svého protikandidáta v nastávajících volbách. Protikandidát, který není dosud členem parlamentu, nyní žádá o demokratickou rovnoprávnost, t. j. možnost odpověděti na útok rovněž rozhlasem.

— ip.

— Rumunsko se zajímá o dovoz radiotechnických součástek. Nabídky lze zasílat na adresu: Bureau electrotechnique, Bukarest. ip.

NA VŠECH VLNÁCH

Vážení pánové.

Snad bude naše amatéry zajímat několik mých zkušeností z poslechu na ultrakrátých vlnách.

Za příznivých podmínek v ionosféře je možné zachytit v překvapující sile Londýn na 41,5 Mc/s. Ovšem, bývá to zřídka, denní doba celkem nerozhoduje. Vysílač bývá slyšet nejdéle půl hodiny a pak zcela zmizí. Proto nepodaří-li se vám nic zachytit, nezoufejte. Zkuste to zítra, pozítří a jednou se úspěch dostaví. Nevysílá-li právě Londýn a jsou-li příznivé příjimací podmínky, zachytíte na několika frekvencích návěští pro letadla (na př. na 40 Mc/s) v podobě stále se opakujících čárk a teček. Někdy je možno zachytit i stanici fonickou.

Sám používám sedmielektronkového ultrakrátovlnného superhetu, ale jen s pojmovou antenou. Věřím však, že by úplně vyhovoval tříslampový superreakný přijímač s jedním stupněm vysoké frekvence.

Budu velmi potěšen, když některý z amatérů napíše do Radioamatéra o svých úspěších s ultrakrátými vlnami.

Beroun, 14. srpna 1946.

S úctou Ladislav Pospíšil.

Redakci Radioamatéra

V těchto dnech jsem obdržela tabulku indických stanic All India Radio, o kterých bylo již ve vašem časopise referováno. Dovolují si však upozornit na mohutné (100 kW) stanice, které vysílají podle této tabulky:

Delhi VUD5:

15 190 kc/s	19,74 m	IST	7,10—8,30
15 190	19,74		8,45—12,15
15 190	19,74		12,45—14,30
15 190	19,74		15,00—19,00
9 590	31,30		19,30—21,30
9,590	31,30		21,45—23,45
7 290	41,15		4,00—4,55

Delhi VUD7:

9 630 kc/s	31,15 m	IST	8,20—8,30*
15 160	19,79		8,45—13,00
15 160	19,79		13,45—14,15
15 160	19,79		15,15—17,30
15 160	19,79		18,00—20,15
6 190	48,47		20,30—21,40
6 190	48,47		21,45—23,45

* neděle a středa

Vysílací doba jest udána podle India Standard Time, což odpovídá našemu letnímu času minus 3½ hodiny (tedy 7,10 až 8,30 IST jest 3,40—5,00 hod. ráno našeho času).

Posluchači mohou oznamit své zprávy o příjmu v anglickém hlášení na adresu: All India Radio, New Delhi, Broadcasting House, Parliament Street, Government of India.

Dále jsem obdržela verifikaciň lístky od Departement of Publicity & Printing, British Military Administration Malaya, B. M. A. Radio Singapur, které vysílá denně od 17,30—17,45 našeho času na vlně 9 548 kc/s, t. j. 31,40 m, a od stanice WGEQ General Electric, Schenectady, New York, která vysílá energii 100 kW na 15 330 kc/s, t. j. 19,57 m — a na dalších vlnách 11 810

kc/s, 25,40 m; 9 830 kc/s, 31,48 m. Obě posledně jmenované stanice jsou slyšitelný na větších příjimačích.

Stanice Radio Australia vysílá nyní na nových vlnách, z nichž nejlépe slyšitelná je VLG 30,99 m od 17,00—18,00 našeho času. O těchto stanicích budu vám referovat později.

Americké stanice National Broadcasting Company (NBC), International Division, New York, vysílají pro Evropu:

Anglicky: 12,30 až 12,45; 13,00 až 13,45; 14,30 až 15,30; 21,30 až 22,00 GMT.

Francouzsky: 16,30 až 17,00; 19,15 až 19,30; 20,30 až 20,45; 20,45 až 21,15 GMT.

Německy: 13,00 až 13,45; 18,30 až 19,00 GMT.

italsky: 16,30 až 17,00; 19,00 až 19,15 GMT.

Vysílání pro Jižní Ameriku španělsky a portugalsky: 21,45 až 23,0; 24,00 až 1,00; 2,00 až 3,00; 4,00 až 5,00 GMT.

(GMT značí Greenwich Mean Time, greenwichský standardní čas. Středoevropský čas dostaneme připočítáním dvou hodin.)

Vysírají tyto stanice:

	kc/s	m
WLWL	17,955	16,7
WLWS-1	15,930	19,83
WLWS-2	21,650	13,86
WLWR	15,250	19,67
WLWO	11,710	25,6
WLWK	17,800	16,8
WGEO	15,330	19,57
WCBX	17,830	16,8
WCBN	15,270	19,6
WGEO	15,330	19,57
WCRC	21,570	13,91
WLWL	17,955	16,7
WRCA	15,150	19,8
WNRA	18,160	16,52
WNRE	15,280	19,6
WOOC	15,250	19,67
WOOW	11,870	25,3
WBOS	15,210	19,73
WNBI	17,780	16,9
WOOC	15,200	19,75
WGEO	9,530	31,48
WLWS	15,200	19,74
WCRC	9,650	31,00
WLWR-1	9,700	30,9
WLWO	11,790	25,5
WLWL	21,650	13,8
WLWS-2	11,710	25,6

Do 19,00 GMT vysílá současně „Hlas Ameriky“ v Severní Africe na 25 m a od 19,00 GMT na 31 m.

Brno, 29. srpna 1946.

S pozdravem

Helena Helfertová.

(Redakce prosí pisatelku o sdělení přesnéší adresy.)

— Počátkem července bylo v Anglii obnoveno 3260 amatérských vysílačích licencí. ip.

Pohrázka „černým“

Čs. pošty zvýšily nedávno odměnu za vydání a oznamení nekoncesovaných posluchačů rozhlasu, kteří se trestuhodně vyhýbají placení účastnického poplatku, z původních 40 na 200 Kčs.

— Stávky a nedostatek materiálu v USA způsobili, že poválečný výrobní program v oboru radiových přístrojů bude splněn až v druhé polovici tohoto roku. Teprvé pak se očekává volný prodej přijímačů v předválečném rozsahu. ip.

K PŘEDCHOZÍM ČÍSLŮM

Redakci Radioamatéra.

Postavil jsem si kapesní jednolampovku z 8. čísla Rádioamatéra 1946 a osadil jsem ji elektronkou RL1P2, které jste použili i Vy. Po zapojení jsem zjistil, že elektronka nápadně silně žhavení (obyčejně není při denním světle žhavení vůbec vidět). Změřil jsem žhavicí proud a zjistil jsem, že je mnohem větší, než 50 mA. Po delším hledání jsem přišel na to, že elektronka RL1P2 má proti druhým, na př. RL2,4P2, RL2,4P3, RL2,4P700, spojenou brzdící mřížku se středem vlákna v baňce, což jsem bezpečně zjistil přesným ohmmetrem. Spojil jsem tedy podle Vašeho plánu brzdící mřížku s + polem žhavení, spojil jsem polovinu žhavicího vlákna na zkrat a tím došla druhá polovina mnohem více proudu. Mám doma tři kusy RL1P2, všechny jsou výrobky firmy Lorenz z roku 1944 a všechny mají brzdici mřížku spojenou s vláklem uvnitř baňky. Možná, že RL1P2 vyroben jinými firmami brzdici mřížku s vláklem spojenou nemají.

Prosím proto, abyste co možná nejdříve upozornili čtenáře na tuto okolnost, neboť zkrat poloviny žhavicího vlákna nemění téměř nic na jakosti poslechu a mnohý konstruktér s menší praxí by si přezhavení nevšiml,* čímž by pravděpodobně odsoudil svou elektronku k brzkému zničení.

Bor u Č. Lipy, 1. IX. 1946.

S úctou radiomechanik. Emil Kollert,
P. S. S jednolampovkou jsem spokojen.
Hraje i na 8 V anodového napětí.

* To se skutečně stalo i nám a jen práce při plném denním světle způsobila, že jsme chybou ne nalezli. Úplné údaje o zapojení jsme dostali teprve dodatečně a nemohl jsem očekávat, že brzdici mřížku, spojenou se středem vlákna, je ještě jednou (po našem úsudku zbytečně) vyvedena na krajní kolíček čtvrtice na patce. — Uvedenou závadu odstraněna prostým odpojením kolíčku g3 od přívodu — 15 V. — V pláncích, odesílaných po 4. září, byla tato závada již odstraněna. Redakce.

Kapesní jednolampovka na baterie

pro všechny vlny (RA č. 8/1946, str. 198 a d.).

Nedopatřením vypadlo z výkresu označení antény a uzemnění. Vyznačte si je ve schématu takto: antena je na horním konci ladicí cívky, který je současně spojen s anodou elektronky, uzemnění je spojeno s kostrou a s odběčkou cívky.

Přehled dat elektronek

(RA č. 8/1946, str. 212.)

Čtenář nechť si laskavě opraví dvě tiskové chyby. Cena výtisku je 250 Kčs, adresa vydavatele je Praha XII, nikoliv Praha II.

NOVÉ KNIHY

Ing. M. Pacák: Fyzikální základy radiotechniky, II. díl. Vyšlo jako první knižní vydání v nakladatelství Orbis v Praze, v červenci 1946. 200 stran formátu A5 (148×210 mm), 100 obrázků. Nitmi šitý a oříznutý výtisk v měkkých desekách 60 Kčs.

Knižní vydání nedávno ukončené přílohy Radioamatéra přijde snad vzhledem k tomu zájemcům, na něž se nedostalo ze starších čísel tohoto listu. K jejich užitku připomene stručně obsah, který se tento díl připojuje k dílu prvnímu, jeho nedávno sedmé vydání jsme tu ohlásili v šestém čísle. Úvodní část třetí (číslování navazuje na I. díl FZR) je věnována přehledu počtu se zvláštním zretelem k potřebám praktické radiotechniky: připomínají se tu základní početní operace s čísly zvláštními i obecnými, odvozuji vlastnosti logaritmů, podrobně uvádějí práce s logaritmickým pravítkem jako nejcennější počítací pomůckou technikovou, vysvětlují úhlové

Malý cenou

VELIKÝ VÝKONEM

Permanentní dynamik



80 mm

TECHNICKÝ POPIS

velmi vzhledný tvar
magnet z nejlepší oceli
krytý střed
centrování zvlášt. brýlemi
průměr 80 m/m
výška 53 m/m
váha 312 gr
speciální výst. transformátor dodávám zvlášt

VÝKON

velmi citlivý - reprodukce všech kmitočtů - výkon 2 wattu

a cena?

199 Kčs

KROMĚ TOHO DODÁVÁME

permanentní dynamiky Ø 120 mm —	3 W
" " Ø 160 mm —	3 W
" " Ø 200 mm —	4 W
" " Ø 240 mm —	6.5 W
" " Ø 270 mm —	10 W
" " Ø 350 mm —	25 W
směrové dynamiky	8 W a 10 W
buz. dynamiky Siemens Ø 220 mm	5 W

Po dobu veletrhu pořádáme pro radioobchodníky výstavu v našich místnostech. • Ve veletržním týdnu máme otevřeno denně od 8—18 hod. včetně soboty. • Od 16.—21. září prodáváme elektrolyty franc. výroby v hliníkových pouzdrech zkouš. na 550 V.



PAVEL FEDOR,

VELKO OBCHOD
RADIOPOTŘEBAMI

PRAHA I, TÝNSKÁ 21 — TELEFON 623-53