

RADIOAMATÉR

Casopis pro radiotechniku a obory příbuzné

10

Ročník XXV • V Praze 9. října 1946

OBSAH

Prohlídka radiového trhu	244
Z teorie mikrofonů	246
Vyvažování přijimače podle oscilografu	248
Elektronkový kmitočtový modulátor	250
Neladěný výf zesilovače	252
Pozor na zpětnou vazbu	252
Třílampovka na síť s dvěma ladícími obvody	254
Jak je to s RLIP2	254
Přijimač-vysílač pro vlny 1–5 m	256
Rozdělení vysokých kmitočtů	257
Elektromagnetický zvon	258
Bomby řízené televizí	259
Standardní superhet s pentodou EFM	260
Výpočet žhavicího kondenzátoru	260
Tónová clona a elektronový bzučák	261
Superhet Belmont Radio	261
Ještě o sovětských deskách uSSr	262
Vzpomínka na českého průkopníka gramofonového průmyslu	262
Vyhledávání rakouského radiotechnického průmyslu	263
Ustavení národ. podniku TESLA	263
Jugoslávští radioamatéři	263
Budoucnost amerického krátkovlnného rozhlasu	264
Z naší pošty, Z redakce, Nové knihy, Obsahy časopisů, Koupě-prodej - výměna	264–266

Chystáme pro vás

Nejmenší síťová dvoulampovka z vojenských elektronek. • Přístroj ke zkoušení mf transformátorů. • Jednoobvodová třílampovka na síť novodobě úpravy a zapojení. • Jak sladovat přijimače.

Plánky k návodům v tomto čísle

Třílampovka na síť s vojenskými elektronkami, schema, náčrt skříně a spojovací plánek za Kčs 16.—. • Standardní superhet s elektronkou EFM . . . , jen se schéma, Kčs 10.—. • Plánky posílá redakce Radioamatéra jen přímo odberatelům za částku, zaslávanou v bankovkách nebo platných poštovních známkách a zvětšenou o Kčs 2,— na výlohy se zaslámá.

Z obsahu předchozího čísla

Nový způsob záporné zpětné vazby • Měření ferromagnetických materiálů. • Rovnoměrnější stupnice mechanickým převodem. • Jak pracuje HANDIE-TALKIE. • Malý komunikační superhet s vojenskými elektronkami, pro vlny 10 až 100 a 200 až 2000 m. • Přijimač pro 2,5–10 m. • Návod na stavbu zdokonaleného krystalového sluchátka. • Světelní článek pro exposimetr. Síťová třílampovka s jediným ladícím obvodem. • Náhrada sdružených elektronek.

Vtěchto dnech se nám vyjasňují před očima podrobnosti dvouletého plánu nové výstavby, plánu hodného úcty jak formátem, tak rozmanitosti obsahu. Povaha úkolů, které máme před sebou, činí z naši dvouletky z veliké části, ne-li převážně, věc techniků; vždy tu jde zejména o hospodářskou rekonstrukci a rozvinutí výroby, na níž především závisí hmotný blahožit občanů tohoto státu. Nad otázkami, které tu připadají na mysl technikovi, vynořuje se jako pojem významu zásadního slovo v těchto dobách přečasto vyslovované, a tedy známé a skoro všechni. Toto slovo zní spolupráce.

Vybíráme-li si je to heslo dnešní úvahy, děje se to proto, že je my všechni snáze vyslovujeme než uskutečňujeme. Uvědomujeme si celkem správně, že tvůrčí osamění, výhodné na př. pro umělce, je pro technika nedovoleným přepychem. Výsledky jeho práce jsou podmíněny spoluprací s jinými odborníky, a to hned ve třech dimenziích. Vertikálně, t. j. časově, přidáváme všechni jen malé vrcholky na mohutný násep prací předchůdců za desítky, sta i tisice let. Horizontálně závislost v jednom směru je dána spoluprací různých oborů mezi sebou. Víme přec, jak se jednotlivé užité vědy pronikají a prolínají; strojař, chemik, elektrotechnik, lékař, technolog — tím nebo oním způsobem závisí práce jednoho na výsledcích druhého. Zbývajícím rozdílem miníme nezbytnou souvislost prací odborníků téhož druhu, neboť rozvoj oboru, ještě především úzkých a snadno ovládnutelných, dnes už znemožňuje průměrnému, i když nadanému a plněmu člověku, aby vystačil s vědomostmi a výsledky vlastními.

Výhody spolupráce ocení nepochyběně již pračové na prahu civilisace, a snad každý národ má historii podobnou oné, která se vypráví o synech Svatoplukových. Není také období, které by nepotvrdilo její odvěkou platnost, nevyjímajíc ani dobu nedávnou. Kniže velkomoravský případ na zvláště záhorný, upravdě fyzikální pokus, jak doložit nosnost jednoty svým násupcům. A tu se vtírá otázka, zdali už tehdy cítil moudrý vládce právě v této věci slabinu milovaného národa tak, jak se člověku dálé vidoucímu jeví dnes. Přiznejme si upřímně, že už od dob průtů Svatoplukových jsme ve spolupráci podstatně lepší theoretikové než úspěšní těžitelé.

Odsuzujíce nemoudrou stádnost ve věcech politických, dopouštíme se zhusta nemoudrého škatulkování a bezuzněného individualismu v oborech produktivních. Je-li diskuse, třeba vzrušená, silou demokracie, nedá se to tvrdit o budovatelské práci, kterou máme před sebou. Tady je naopak nezbytně zapotřebí najít spolehlivé, zkušené a odpovědné kapitány, a pak je poslouchat s kázni opravdu železnou, a stanovený plán naplnit mravenčí prací, prací a zase jen prací. Úkoly dneška, to nejsou samé lehoučké kočárky, na něž na každý stačí jediný pony, to jsou v tomto přirovnání těžké valníky, pro něž deseti-spřeží není přepychem, nýbrž nutnosti.

Plati to o závazcích rozsahu celostátního, ale také o pracích, jaké se vyskytuji v nitru podniku malých a nejmenších, nebo lépe, i tyto věci měli bychom si zvyk-

nout řešit s hlediska širšího, umět se přizpůsobit druhým ku prospěchu celku, dělat v únosné míře obětavou politiku normovací, i když v daném případě ještě neoficiální. Co byste si pomysleli o výrobci žárovek, který chce zajistit odbyt svých výrobků tím, že začne vyrábět místo Edisonova závitu jiný, třeba poněkud lepší způsob upřevnění? Jistě to, že vám neodpovědně vydá peníze z kapsy, nutí-li vás, abyste kupovali i nové objimky pro jeho žárovky. A ty by musely být o mnoho lepší než ostatní, abyste si tuto bezohlednost dali libit; o tolik lepší, že by odlišnosti pro dobrý odbyt nebyly zapotřebí.

Jsme-li už jako národ založeni individuálně, je tato vlastnost u některých techniků rozvinuta do formy téměř osudné. Neradi sdílejí své zkušenosti, ač naopak bez rozpáku využívají cizích výsledků, nikdy neporadí upřímně mladším, taží knížku, kterou shledali hodnotnou neradi uznávají autoritu pokročilejších. Ke zdaru společné práce „přispívají“ leda neplodnými debatami, které duni zdánlivou odbornost. To je nejhorské, upravdě asociální „splendid isolation“. Poněkud lepší je jednostranná autarkie podniková, která vede k označení každého nejprostšího výkresu normované součástky striktním „Taj. Dův.“, která dovoluje theoretickým pracovníkům publikovat jen tu nejdůkladněji vymláčenou slámu jejich tvorby, která trestá u dělníka jako provinění, chce-li o podstatě své práce vědět víc než obsahuje mechanický plán na jeho úseku, která loví poznatky konkurence, ale svoje brání, aby se nedostaly ven dříve, než je objeví soutěžitel opravdu vážný, totiž cizina.

V soustavě kapitalistické měly tyto způsoby svou morálku, byly falešnou. Dnes je zapotřebí, abychom vypjali výrobnost svých národních podniků a jakost svých výrobků na úroveň, již svět dosáhl v uplynulých sedmi letech, a abychom to dokázali dříve, než bude znova překonána. To znamená naléhavý příkaz: naučit se společně pracovat, nejen v dílně, v podniku, ve skupině závodů, ale i mimo ně, v celém státě. Naučit se sdílet objevy a zkušenosti, abychom se tolik nechvěli o každý drobet svých duševních statků a raději poučili o deset svých lidí víc než o jednoho méně. Nebát se, nýbrž vážit si dobré konkurence jako pobídky a měřítka práce vlastní. A konečně v zájmu výchovy dorostu publikovat všecko, co jen je možné, neboť tím si budeme jistí, co je možné zjistit z výrobků, to si z nich nebezpečná konkurence také zjistí, ledraž bychom chtěli vyrábět pro vitriny, kdežto dorost, který nemůže studovat naši práci na vztocích, zůstane pozadu.

Čeho je nám tedy třeba? Předně vědomí, že jako technikové platíme jeden méně než deset, deset méně než sto a tak dále. Zájmu o své spolupracovníky dnešní i budoucí, účinné pomoci k společnému růstu. Dále společenského taktu a soudržnosti, abychom si dovedli pomáhat a společně vítězství na širším poli než může zastat jednotlivec. Konečně vůle k sdružování, ne pěstování kdejaké tendenze odstídivé. — Nová doba dovoluje i využívat použití nových způsobů v prozíravém organizování naší práce. Dokážme, že jich umíme použít.

JEDNO POTŘEBNÉ



Tentokrát
jen
z domova

Na obrázcích, jichž bohužel není tolik, kolik bychom chtěli čtenářům předložit (naléhavější úkoly zabránily reklamním šéfům podniků pořídit včas bohatší výběr snímků), vidíme předně rozhlasový vysílač, který nám ohlásil úsvit nové svobody loni v květnu,



PROHLÍDKA RÁDIOVÉHO TRHU PVV

Nejvýznamnější postavení, nejvýstavnější stánky s bohatým přehledem hodnotných výrobků má národní podnik Tesla, který sdružuje 16 předních československých továren z oboru slaboproudé techniky. Shlédlí jsme tu výrobky všech oborů tohoto významného sdružení: telegrafní a telefonní přístroje, automaty, zesilovače a reproduktory pro veřejný rozhlas, přijímače a příslušenství, měřící přístroje, výrobu součástí, přijímací i speciální elektroniky, lékařské přístroje roentgenové a diathermické. Zvláštní pavilon s expozitou pro export byl připraven k uvítání cizinců.

Zajímala nás především výroba přijímačů. Ač jsme sotva mohli čekat větší rozsah výroby a přístroje, podstatně odlišný od vyspělého standardu předválečného, přece s povděkem zaznamenáváme devět superhetů, převážně čtyřstupňového typu, o nichž nás kromě ochotných průvodců větší výrobky poučil osmistránkový leták. Přístroje lze rozdělit — zcela zhruba ovšem — ve tři skupiny. Do první zařazujeme úsporné universální a poměrně malé vzory, zahájené někdejší Philettou, dnes však již s třemi rozsahy, která dnes nese označení 208 U/45. Jí podobný jest Talisman; liší se podélnou stupnicí a o něco málo menšími rozměry. Třetí příslušník této třídy je T 444, který má na rozdíl od předchozích skřín dřevěnou, poněkud větších rozměrů podélného tvaru s kruhovým typem stupnice a lze jej koupit bez pouzoru. Všechny uvedené přístroje jsou superhetы s jednoduchým vstupem, dvěma mf pásmovými filtry a s jednotným osazením (jaká výhoda pro náhradu elektronek!) UCH21, UCH21, UBL21 a UY1N. — Druhou skupinu tvoří zase tři superhetы na střídavý proud, první a třetí MK375 a Beseda, s osazením ECH4, ECH4, EBL1, AZ1, EM4, druhý, Onyx Grand, ECH11, EBF11, ECL11, AZ11. Mají dřevěné skříně podélného tvaru, podélné stupnice, obvyklé tři rozsahy a ceny okrouhlé čtyři až pět tisíc Kčs. Nejnáročnější posluchači mohou si vybrat z třetí trojice přístrojů; zahajuje v ní Liberátor, známý již v předveletrzném období z výloh obchodů. Má osazení, jež patrně budou příštím standardem naši výroby: ECH21, EF22, EF22, (mf a 1. nf.) EBL21, EM11, AZ11, dva rozsahy krátkých vln, 13,5–20 metrů a 24,5–52 m, a ovšem obvyklé rozsahy rozhlasové. Prospekt o něm uvádí, že má třídiodový vyrovnavací úniku; třetí dioda je patrně některá nepoužitá elek-

dále výstavku měřicích přístrojů Tesla; největší náš přijímač Trenčín (vlevo); můstek na měření elektronek; odlišky stříkaných železových jader a transformátor pro plynule měnitelné napětí 0—220 V.

troda vf pentody. Je to výrobek závodu Telegrafia a stojí 4970 Kčs. — Zájemce o poslech na krátkých vlnách okouzlí přístroj střízlivě označený jako T 566, standardní úpravy a osazení nezvykle kombinovaného (ACH1, 6B8G, EF11, EL11, EM11, AZ11), který má vedle tří obvyklých rozsahů (13,7–48; 190–590; 630–2100 metrů) ještě pět rozprostřených krátkovlnných pásem, 16, 19, 25, 31 a 50 m, na nichž se ladi stejně snadno a jistě, jako na středních vlnách. Rozprostření je provedeno jemným laděním vstupní i osciloskopové cívky vsouvaným železovým jádrem a nastavení pásem pevnými přepinačními kondensátory. Okolnost, že při uzavírání ladícího kondensátoru (který je ovšem při rozprostřených pásmech odpojen), roste také indukčnost cívek vsouvaných jader, dovoluje mimořádně široký rozsah krátkých vln, asi 1:3,6 namísto obvyklého 1:3,2. Přístroj má velikou dřevěnou skřín a všechny běžné doplňky jakostních přijímačů, třeba je v osazení elektronek účelně úsporný.

Hudební skřín Trenčín je našim nejnáladnějším rozhlasovým přístrojem. Je to přijímač s gramofonovým strojem pod odklapným víkem rozměrné skříně, stojící na zemi. V dolní části jsou schránky na desky, dva reproduktory, buffet. Osazení

je ECH4, ECH4, EBL1, EBL1, EM4, EF9, AZ1, rozsahy tři, sedm laděních obvodů, sklopna stupnice, třídiodové zapojení automatiky, zvláštní vstupní zesilovač pro přenos desek, dvojčinný koncový stupeň. Rozměry jsou v:š:h: = 113:119:49 cm, cena je 18 126,60 Kčs.

Přes značná a třízivá povalečná omezení, která se jeví zejména v rozmanitém osazení elektronikami, lze těchto devět přijímačů označit jako účelné seskupení hodnotných přístrojů pro všechny účely, nároky i finančně. Němají překvapujících novinek, neboť snad všechny druhy byly podobně vyráběny už před válkou a během ní. Ani zevnějškem nepřekonávají někdejší vzory. To ovšem není újma ani ztráta: musíme si již zvyknout na to, že radiotechnika dosáhla v oboru přijímačů svého zenitu a sotva se smíme nadít překvapení a náhlých změn celkových. Tak tomu bylo dříve, kdy téměř každá sezóna stavěla loňské vzory do pozadí a zastihovala je novinkami leckdy čistě formálními. Nadchází doba, kdy bude přijímač „moderní“ několik let, nejen v období do příštího veletrhu. — Co jsme nenalezli mezi výrobky znárodněného průmyslu, jsou přijímače s přímým zesílením, tedy někdejší dvoulampovky a triplampovky. Nemůžeme se tu vzdát připomínky, že jsme tento stav předpovídali již před sedmi lety z celkové tendence tehdejšího průmyslu, a jsme rádi, že se tak brzo uskutečnil. Dokáže-li náš průmysl vytvořit přístroje nejenom hodnotné v okamžiku, kdy opouštějí továrnu, nýbrž i trvanlivé a se snadným prováděním oprav, pak se konečně dočkáme spolehlivého vybavení přijímačů a vyhynou po zásluze ony dvoulampovky, které méně zdatné lovec vln odsuzovaly k poslechu místních stanic anebo k úpěnlivému zápolení se zpětnou vazbou a jejimi nelibouzvučnými projevy při poslechu vysílačů nad 100 km.

Z výrobků mimo rámec národního pod-




níku Tesla shlédli a poslechli jsme si přístroje moravských továren Iron, Rel a Markofon. I zde jsme se potkali s přístroji předválečného zevnějšku a konstrukce.

Z dalších výrobků Tesly poutala odborníky výstavka měřicích přístrojů. Svou bohatostí dokládá příklad píli a zájem našich techniků na přesné měření nejen v laboratoři, nýbrž i v živnostenských dílnách a opravnách. Vedle oscilografů, vč. generátorů a elektronkových voltmetrů úprav celkem již známých a vzorů prostých i složitých viděli jsme jako novinku přesné můstky na malé indukčnosti a velké kapacity, generátor a nulový indikátor pro můstek, nový elektronkový přepinač pro současné pozorování dvou zjevů na obrazovce, s měnitelným přepínacím kmitočtem od 1 do 10 000 c/s a s možností posudu obrazu. — Ve stáncích menších výrobců mimo nár. podnik byly z měřidel jen sdržené miliampervoltmetry, z části zahraničních vzorů, drobné ohmmetry, výrobky fy Metra (R. Sochor, Blansko), řada přístrojů na zkoušení elektronek, z nichž nesporně nejzajímavější můstek Elflomet, malý a přece všeobecný, který měří stav elektronky při provozních podmínkách (nikoliv pouhým usměrňováním střídavého proudu), s možností zjištění emise, strmosti, vnitřního odporu.

Dalším předmětem živého zájmu našeho průmyslu jsou přístroje pro tak zv. veřejný rozhlas. Okolnost, že dnes nejenom obec, škola, nýbrž i podniky a továrnky hledí si opatřit rozhlasové zařízení, je zřejmě chápána jako příležitost k účelné službě veřejnosti, a tak ve stáncích Tesly i jinde nacházíme soustavy přístrojů pro tento účel. Zavádí se všeobecně tak zvaná panelová montáž na stojanech, podobných telefonářským, s výměnnými jednotkami, připojovanými mnohonásobnými zástrčkami. Tvary i normy zřejmě teprve krystalují a jejich estetická pravidla se teprve tvoří, jinak by nebylo na čelných plochách tolik šroubků, které bylo lze skrýt; obrazy štítků jsou mnohde graficky nedosti vypracované a v celku je snad až příliš nezakrytá strojnická kostra na újmu technické elegance. Mniché, co nás tu plně neuspokojilo, jde k tizi poválečným omezením, nedostatku elektronek a také nedostatku pracovníků. Nelze však smlítet připomínku, že bylo bylo omylem považovat nif zasilovač za nejsnadnější konstruktérský úkol. Po našem úsudku je to naopak úkol o to odpovědnější, že měřítka jakosti a standard dobrého výkonu je dnes znám a snáze kontrolovatelný než třeba u přijímačů nebo speciálních měřidel, a tak chyba bije do očí.

Totéž platí ve zvětšené míře o reproduktorech: vedle opravdu hrajících slyšeli jsme s nepřijemným překvapením i skuhrající, a tak se nemůžeme zvlášť upřímně radovat nad značným počtem, ani nad poměrně nízkými cenami této potřebných součástek, a s upřímností, která snad nebude špatně vykládána, zjišťujeme dosti obtížnou orientaci, která tu zájemce postihuje. Soutěž a příliv hodnotného zboží osvědčených výrobců však jistě jakost našich reproducitorů brzy pozvedne.

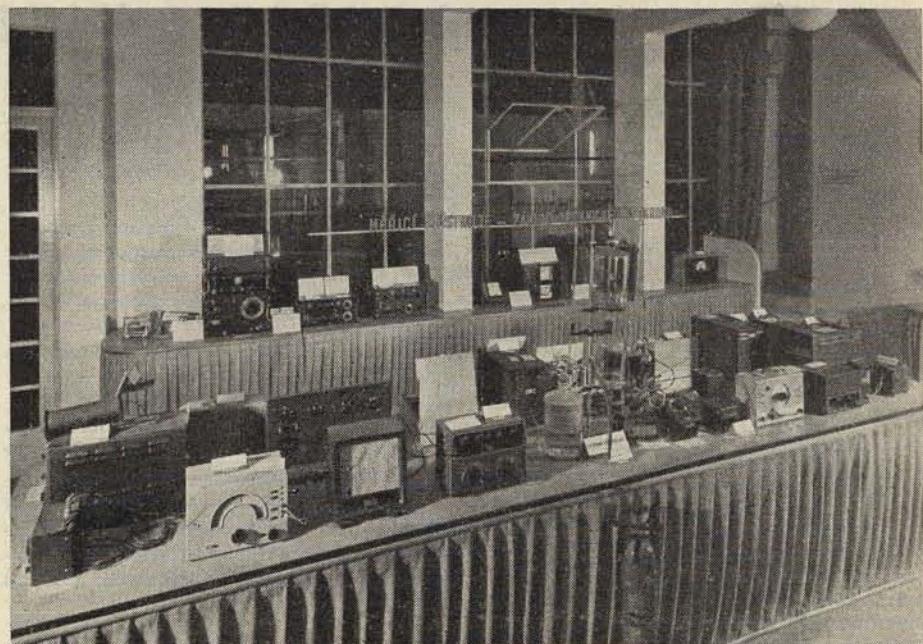Ve stánku měřidel Tesly jsme našli výstavku součástek, na níž, jak se zdá,




participují závody Always, Philips a liberecký Modrý Bod. S potěšením jsme tu potěžkávali nový speciální dvojitý kondenzátor, jakostní přepinače, vzdutové dolaďovací kondenzátory, potenciometry, elektrolytické a papírové kondenzátory, tyto s kathodicky rozprášenými polepy, které se při probití regenerují. Zájemce potěší zpráva, že tyto kondenzátory, známé z vojenských zbytků s označením Bosch MP, budou u nás vyráběny dále. — Národní podnik Palaba zůstává zatím u dosavadních hlavních vzorů svých součástek pro amatérky, překvapil však návštěvníků důmyslným přístrojem na samočinnou kontrolu železových jader, ve své činnosti neobyčejně poučným. Dovídli jsme se také, že pokusy s domácí výrobou železového prachu pro výrobu spějí k úspěšnému zakončení, takže snad brzy nebudeme záviset na dodávkách z ciziny. Náš průmysl je plně zaměstnán přípravou výroby přijímačů, a proto s pochopením, avšak i s politováním zjišťujeme, že jeho jakostní výrobky jen měrou nepatrnu prosakují na trh amatérských součástí. Není však třeba obav: jeho výkonnost je taková, že se i na amatérky vbrzku dostane, a bylo by škoda i ztráta,

kdyby se to nestalo. — Tim více nás potěšila výstavka anglických výrobků z kolekce A. Pickeringa, kterou nám dělala fa K. Šulc jun. laskominy. Třeba věříme, že i naši výrobci dokáží podobné věci, přece se tu živě přimlouváme, aby byl povolen dovoz této a jiných hodnotných výrobků, s nimiž by amatérky dokázaly právě záchrany, a které by nepochyběně zvýšily značně úroveň výrobků našich živnostenských podniků, nad jejichž jakostí, bohužel, nemůžeme zatím jásat.

Výpočtem této hlavních produktů, které divákům a kupcům přichystal první poválečný radiový trh PVV, není zdaleka vyčerpáno bohatství stánků. S podrobným výpočtem byli bychom stěží hotovi v rozumné době a z rozmanitosti, které ještě zbývají, povídáním si proto jenom hlavních.

Úplná záplava síťových transformátorů, z nich mnohá zcela vzhledně, slibuje zlaté časy našim pracovníkům. Četné mikrofony, převážně krystalové, ale i dynamické, membránové, kondenzátorové, obvykle provedení (tlakové, se vstupním zesilovačem) a zvláště zajímavý kondenzátorový mikrofon rychlostní, vzhledný, pozoruhodně jednoduché a spolehlivé konstrukce, a poměrně levný. Inflace gramofonových měničů, domácích i zahraničních a tak všeobecných ve svých možnostech, až si kladete otázku, zda nejsou určeny pro bezruč. Větrné elektrárny s dvojkřídlovou vrtulí, samočinnou brzdou, vypinačem a pro výkony od 200 wattů výše. Speciální montážní materiál, wolframový drát pro žárovkárny, nadbytek speciální keramiky (čívkové formery, průchodky, držáky linek a j.). Nábytek pro el. gramofony, který vcelku nepřekvapoval originalitu, dosahuje však dobrého standardu. Souhrnem téměř nadmerná hojnost věcí, které byly před rokem draze placenou specialitou.


Vcelku shledáváme jako hlavní rys to, co jsme o zahajovací neděli shledí na radiovému trhu, snahu vpravdě žhavou o rozprudění radiotechnické výroby a obchodu; jevíla se i v pobledlých tvářích a zapadlých zrcacích mnohých vystavovatelů, kteří ve stáncích prožili celé dny i nocí předveletržního týdne, jen aby nám i návštěvníkům z ciziny připravili radostnou podívanou na tuto manifestaci práce uplynulého roku, o níž ani velmi kritický pozorovatel nemůže neprohlásit, že je úspěšná i slabá.

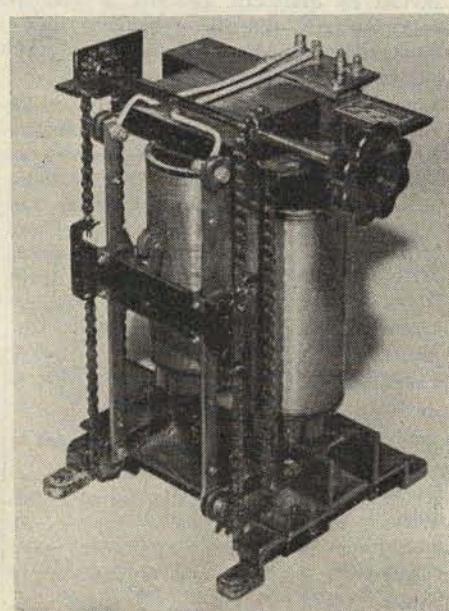

Z THEORIE MIKROFONŮ

Ing. Jaroslav ŘEPA

Dt. V 621.395.61.001.

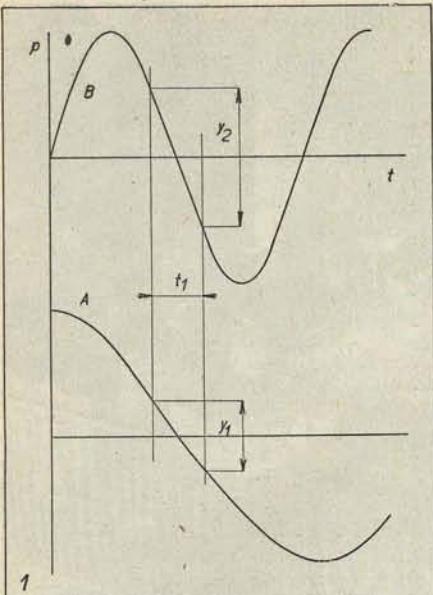

Běžné rozdělení mikrofonů je dle principu, na kterém pracují, na elektrodynamické, elektrostatické, elektromagnetické, piezoelektrické atd. na názeve sice jejich provedení, ale nerozušuje důležité základní vztahy mechanické a akustické. Tak na příklad elektrodynamický páskový mikrofon je vyráběn ve třech základně různých obměnách, vlastnosti podstatně odlišných (charakteristika srdečkovková, osmičková nebo kruhová), ač vždy je to lehoučký kovový pásek, zavěšený v mezích silného magnetu a rozechíváný zvukovými vlnami. Tento článek má stručně vysvětliti tyto základní vztahy a některé vlastnosti jednotlivých druhů mikrofonů.

Mikrofony je možno děliti s hlediska elektrotechnického na dvě hlavní skupiny, podle toho (a) je-li buzená elektromotorická síla úměrná výchylce membrány mikrofonu, nebo (b) úměrná rychlosť pohybu membrány, a dále akusticky na dvě skupiny, na mikrofony tlakové (a), kde změny tlaku účinkují na jednu stranu membrány, a (b) na mikrofony, pracující s tlakovým spádem s obou stran membrány.

Nejobvyklejší z elektrodynamických mikrofonů (ze skupiny b) je páskový mikrofon skupiny β: el. mot. síla, buzená v pásku, je úměrná B. l. v., kde v je rychlosť pásku, a na pásek působí rozdíl tlaků obou stran pásku. Velikost tohoto rozdílu závisí na dráze mezi přední a zadní stranou pásku a je největší při dráze délky půl vlny. Znázornime-li (obraz 1) změny tlakové v závislosti na čase pro hluboký kmitočet (A) a pro vysoký (B) a vyznacme-li úsečkou t₁ časový rozdíl mezi přední a zadní stranou pásku a tím délku dráhy, vidíme, že rozdíl tlaku, znázorněný pořadnicí y₁, resp. y₂ stoupá s kmitočtem až do kmitočtu, kdy dráha odpovídá polovině délky vlny. Početně vyjádřeno:

Tlak p, harmonicky proměnný s časem, působí na plochu pásku P silou

$$S = Pp = Pp_0 \cos \omega t,$$

(kde p₀ je amplituda). Tlak však působí na přední i na zadní stranu pásku, jenže

s určitým fázovým rozdílem. Označme tlak na přední stranu p₁ = p₀ cos ωt, pak je tlak na zadní stranu, vzdálenou o dráhu d

$$p_2 = p_0 \cos (\omega t - 2\pi d/\lambda),$$

kde λ je délka vlny. Pak působí na pásek

$$\text{síla } S = P(p_1 - p_2) = Pp_0 [\cos \omega t - \cos(\omega t - 2\pi d/\lambda)].$$

Pro d značně menší proti λ je možné přiblíženě psát S = -Pp₀ 2πd/λ sin ωt. Je-li p₀ konstantní při různých kmitočtech, roste tedy síla, působící na pásek, s 1/λ, t. j. přímo úměrně s kruhovým kmitočtem ω = 2πf.

Nyní vztah hodnot mechanických: při hmotě pásku m, tlumení q, tuhosti (direkční síle) s a působící síle S je pohybová rovnice nuteného kmitavého pohybu soustavy

$$mx'' + qx' + sx = S = -Pp_0 2\pi d/\lambda \sin \omega t = -Ap_0 \omega \sin \omega t,$$

kde x je výchylka z rovnovážné polohy a kde pišeme konstantu A místo všech ostatních po dosazení 2π/λ = ω/c, kde c je rychlosť zvuku. Resonanční kmitočet soustavy je dán výrazem ω₀ = √s/m (tlumení q uvažujeme malé). Podle toho, uvažujeme-li kmitočty pod resonancí soustavy, v okolí resonance, nebo nad resonancí, je soustava ovládaná převážně buď direkční silou, nebo tlumením, nebo hmotou a je možné pro tyto tři kmitočtové oblasti psati:

$$sx = -Ap_0 \omega \sin \omega t, \\ \text{nebo } qx' = -Ap_0 \omega \sin \omega t, \\ \text{nebo } mx'' = -Ap_0 \omega \sin \omega t,$$

a tedy také integraci

$$qx = Ap_0 \cos \omega t \\ \text{a } mx' = Ap_0 \cos \omega t.$$


Jak je vidět, pro kmitočty nad resonancí soustavy (3. případ) je hodnota x', to jest rychlosť pásku, úměrná tlaku (který jsme uvažovali konstantní při různých kmitočtech) a tím je buzená el. mot. síla nezávislá na kmitočtu, při síle s rostoucí s kmitočtem. Vlastní resonance pásku musí tedy být dostatečně hluboko pod nejnižším požadovaným kmitočtem.

To vše platí při kolmém postavení roviny pásku na směr přicházejících zvukových vln. Při postavení šikmém se tak uplatní jen složka kolmá na pásek, úměrná kosinu úhlu odklonu od kolmého směru

Nahoře:

Obraz 1.
Tlaková
změna
v závislosti
na čase a
kmitočtu.

Obraz 2.
Dvo-
směrová
charakte-
ristika.

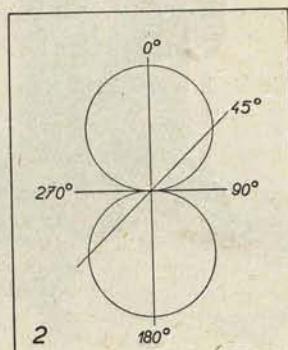

ru. Je-li buzená el. mot. síla v kolmém směru e₀, je při odchylce x

$$e = e_0 \cos x.$$

Zakreslením kosinové funkce do polárních pořadnic dostaváme známou osmičkovou charakteristiku těchto mikrofonů (obraz 2). Přibližujeme-li rychlostní mikrofon ke zdroji, který vyzařuje kulové vlny, nastává zvýšení hlubokých tónů; je to známý zjev u těchto páskových mikrofonů, které proto někdy mívají zastavený filtr pro mluvení zblízka.

Uvedené vysvětlení činnosti mikrofonů skupiny β postačuje totiž pro zvukové vlny rovinaté, t. j. při bodovém zdroji ve velké vzdálenosti od zdroje, kde poměr p/v, tlaku a rychlosti kmitání, je stálý a rovný součinu c = 42 (kde c je specifická váha vzduchu a c rychlosť zvuku). V kulové zvukové vlně, blízko bodového zdroje, stoupá však rychlosť kmitání v s klesající vzdáleností r od zdroje a s klesajícím kmitočtem rychleji než tlak p, a to tak, že poměr

$$\frac{p}{v} = \sqrt{1 + \left(\frac{\lambda}{2\pi r}\right)^2} = \sqrt{1 + c^2 \omega^2 r^2}$$

Tlakový spád je pak úměrný rychlosťi v a zvětšuje se s klesajícím kmitočtem. Buzená el. mot. síla pak stoupá s klesajícím kmitočtem a s klesající vzdáleností. Při vzdálenostech přes 1 m je však tento zjev již zanedbatelný. Dvousměrová charakteristika rychlostních mikrofonů je velmi výhodná k odstranění nežádoucích rušivých zvuků a ozvěn. Tato směrová charakteristika téměř nezávisí na kmitočtu. To je vlastnost v podstatě rozdílná od jiných mikrofonů, tak zv. nesměrových, kde však většinou nastává pokles výšek při zvětšování úhlu mezi zdrojem a osou mikrofonu, kolmou na membránu, ač u hlubokých tónů (na př. pod 1000 c/s) je nesměrovost úplná.

Tak působí mikrofony tak zv. tlakové (skupina α). Tlak působí se všech stran stejně a jen na jednu stranu membrány a tak se směrový účinek ztrácí; až při kmitočtech, kdy rozměry mikrofonu již nejsou malé vzhledem k délce vlny, nastává uvedené směrování, tedy zjev obdobný směrovému účinku reproduktorů při vyšších tónech. Tlak p působí u tlakových mikrofonů na plochu P silou

$$S = Pp_0 \cos \omega t$$

Z pohybové rovnice

$$mx'' + qx' + sx = S = Pp_0 \cos \omega t$$

opět najdeme chování tlakového mikrofonu pro kmitočty pod vlastní resonancí membrány, v okolí resonance, a nad ní. Tlakové mikrofony se většinou provádějí jako zdroje, kde buzená ems je na kmitočtu nezávislou funkcí výchylky membrány (skupina a), jako mikrofony kondenzátorové, krytalové nebo uhlové, ač i druhé řešení je obvyklé, t. j. buzená ems je na kmitočtu nezávislou funkcí rychlosťi pohybu membrány (skupina b), jako tlakové páskové mikrofony a jiné

tlakové elektrodynamické mikrofony. Z uvedené rovnice zjistíme, že jenom pro kmitočty značně pod vlastní resonancí soustavy lze vyrobit tlakový mikrofon s ems, závislou na výchylce membrány; pak totiž platí

$$sx = Pp_0 \cos \omega t,$$

t. j. výchylka membrány je na kmitočtu nezávislá funkcií tlaku. A jen pro kmitočty v okolí resonance soustavy je možné sestrojit tlakový mikrofon s ems, závislou na rychlosti membrány; pak platí $qx' = Pp_0 \cos \omega t$, t. j. rychlosť — x' — je na kmitočtu nezávislou funkcií tlaku. Proto tlakové mikrofony v provedení kondensátorovém, krystalovém a pod. mají membránu vysoko naladěnou, nad nejvyšším používaným kmitočtem, nebo, je-li tlumení značné, alespoň na horním konci přenášeného pásma. U krystalových mikrofonů tvoří membránu vlastně krystalová destička sama. U levných krystalových mikrofonů s membránou, která teprve působí táhlem na krystal, je sice dosaženo větší citlivosti zvětšením plochy a posunutím rezonancí přímo do přenášeného pásma při nedostatku tlumení, čímž však uvedenému požadavku není vyhověno a kmitočtová charakteristika ovšem zdaleka není rovná.

Příkladem tlakových mikrofonů je mikrofon tlakový kondensátorový, jehož působení objasní obrazec 3. Kapacita C je složena z části neužiténé, kladové (C_0) a z časti užitečné, proměnné (C_1). Napětí na odporu R při změnách kapacity C je tím větší, čím je větší odpor R a větší napětí zdroje E , a čím je větší poměr C_1/C_0 . Vzhledem k uvedené směrové frekvenční závislosti musí být rozměry membrány velmi malé a tedy kapacita C je malá; poměr C_1/C_0 se však silně zhorší připojením i třeba malé kapacity původního kabelu. Proto, a také vzhledem k velkému odporu R , je nutné připojovat takový mikrofon přímo na mřížku elektronky. Z obrázku 3 také vidíme, že odpor R musí být veliký nejen k zvětšení citlivosti, ale i k přenášení hlubokých kmitočtů přes malou kapacitu C .

U některých kondensátorových mikrofonů je však užitím izolační folie větších rozměrů, na vnější straně pokovené, kapacita (a zvětšením užitečné části této kapacity i citlivosti) tak zvětšena, že je možné i delší připojení mikrofonu k zesilovači, případně přes transformátor.

Působení tlakových krystalových mikrofonů je dobře známé. Veľká kapacita dvojitěho krystalového těleska (řádu 1000 pF) dovoluje připojiti i poměrně dlouhý kabel, aniž se poměr kapacit (vlastní a přidavné) příliš zhorší a tím citlivost mikrofonu příliš klesne. K zvětšení kapacity bývá několik tělesek spojeno paralelně a několik takových skupin spojeno v řadu k zvětšení napětí.

Obrazec 3.
Náhradní
schematic
kondensátorového
mikrofonu.

Jako u kondensátorového mikrofonu musí i zde mít záťazný odpor určitou minimální hodnotu k přenášení hlubokých kmitočtů; postačí odpor tím menší, čím je větší kapacita mikrofonu. Poněvadž však tu jde o kapacitu řádu 1000 pF, vyhází odpor několik MΩ (na př. 5 MΩ), proti několika desítkám MΩ u mikrofonů kondensátorových s kapacitou řádu 100 pF.

Mikrofony elektrodynamické tlakové jsou nejčastěji stavěny podobně jako elektrodynamické reproduktory — t. j. s kruhovou cívkou v mezeře permanentního magnetu, upevněnou na lehké kovové membráně, jednostranně vystavené tlaku. Nepochází se však jako jednoduchý systém (s jedním stupnem volnosti) silně utlumený, nýbrž jako složená soustava; několika obvody účelně naladěnými je dozařeno uvedeného požadavku, aby v celém frekvenčním rozsahu převládalo ovládání tlumením. Pouhým napodobením elektrodynamického reproduktoru s vhodně volenou vlastní resonancí, i když silně utlumenou, dosáhne se ovšem jen poměrně úzkého frekvenčního rozsahu v okolí této rezonance. Při rezonanci soustavy pod přenášeným rozsahem — jak tomu jest u elektrodynamických reproduktorů s volnou kuželovou membránou — by pak napětí klesalo s kmitočtem. Při páskovém tlakovém mikrofonu je hmotová reaktance malá a převažují hodnoty nezávislé na kmitočtu; zadní strana pásku vede do akustického labyrintu, který představuje skoro čistý odpor. Tento mikrofon má ovšem vlastnosti takových mikrofonů, t. j. nesměrový účinek až do určitého kmitočtu, kdy nastává směrové zaostrování, tedy značně rozdílné proti rychlostnímu páskovému mikrofonu.

Kombinací páskového mikrofonu tlakového s páskovým mikrofonom rychlostním dostáváme třetí typ páskových mikrofonů, s charakteristikou ledvinovitou, jednosměrnou. Sečteme-li totiž pořadnice kruhové charakteristiky tlakového mikrofonu a osmičkové charakteristiky rychlostní, ruší se v jednom z kolmých směrů obě navzájem, v opačném směru se sčítají. Výsledné napětí je pak $e = e_0(1 + \cos \alpha)$, v polárních pořadnicích zobrazeno v obrazu 4. Aby obě části mikrofonu byly prakticky v témž místě, je jeden pásek rozdělen na poloviny, z nichž jedna je s obou stran volná, k druhé ze zadu ústí labyrint.


Mikrofony kondensátorové nebo krystalové, vůbec mikrofony s elmosti, silou, závislé na výchylce, bylo by však také možné provést podle skupiny β, účinkujícími na tlakový spád mezi přední a zadní stranou a tím s dvousměrovou charakteristikou, zjistíme však, rozborem uvedených základních vztahů, že by takový mikrofon byl použitelný jen v okolí vlastní resonance. Jen tam totiž platí

$$qx' = -Ap_0 \sin \omega t$$

(z dřívě uvedené rovnice) a tedy integraci

$$qx = Ap_0 \cos \omega t,$$

t. j. poměr tlaku a výchylky nezávisí na kmitočtu. Poměry jsou tedy podobné elektrodynamickým mikrofonům tlakovým. Je pak ovšem možná i kombinace na př. kondensátorových mikrofonů obou druhů, s výslednou charakteristikou jednosměrovou podle obrazu 4, nebo i z kombinace mikrofonů různých druhů.

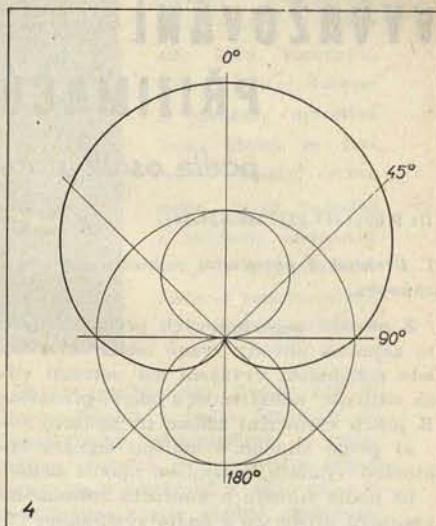

Obrazec 4. Spojením osmičkové (dvousměrové) charakteristiky s kruhovou (všechnovou) vzniká charakteristika srdcovková (jednosměrová).

Mezi mikrofony s ems závislou na výchylce patří ovšem i mikrofon uhlový, kde změna odporu ΔR je úměrná výchylce x . Klidový proud, odebraný z baterie, $i_0 = E_0/R$, vytvoří pak vlivem změny odporu ΔR změnu napětí $E = i_0 \Delta R = \Delta R E_0/R = \text{konstanta} (E_0/R)x$. Vytvořená ems je tím větší, čím je větší klidový proud, který však způsobuje velký šum. Mikrofony uhlové — i když využívají frekvenčně tím, že jsou provedeny s vlastní rezonancí nad přenášeným pásem — mají kromě velkého šumu i značné skreslení lineární vlivem nesouměrného působení. Proto hned v počátcích rozhlasu byly vytvořeny uhlové mikrofony souměrné (push-pull), kde s obou stran membrány jsou misky s uhelovým prachem.

Podobně jako reproduktory, posuzujeme i mikrofony s několika hledisek, podle jejich frekvenční křivky, podle směrového účinku, podle nelineárního skreslení a k tomu i podle velikosti šumu a podle citlivosti; nelineární skreslení je však — kromě uhlových mikrofonů — nepatrné. Směrové vlastnosti lze většinou předem posoudit z provedení a z rozměrů mikrofonu a postačí tedy měření frekvenční charakteristiky a zjištění citlivosti.

Odborné studium radiotechniky

Ve studijním roce 1946–47 budou přednášky Učebního běhu pro radiotechniku (denního) zahájeny již v říjnu.

Řádnými posluchači mohou se stát absolventi elektrotechnického inženýrství nebo přírodnovědecké fakulty (obor matematika a fyzika).

Mimořádnými posluchači mohou se stát jednak ti, kdož byli doporučeni veřejným úřadem, jednak ti, kdo vykazují přiměřené předběžné vzdělání a byli přijati.

Hosté musí využívat podmínek pro mimořádné posluchače.

Podrobné informace podává Ústav radiotechniky, Vysoké učení technické, Praha I, Husova 5, telefon 361-33, v úředních hod. od 11 do 12, mimo sobotu.

VYVAŽOVÁNÍ PŘIJIMAČŮ

podle osciloskopu

Dt P 621 (317.351:396.621.54).

I. Přehled a porovnání jednotlivých způsobů.


Z obvodů superhetových přijimačů jsou to zejména obvody zvané mezifrekvenční, kde dokonalost vyvážení má největší vliv na citlivost, selektivnost a jakost přednesu. K jejich vyrovnání známe tři způsoby:

- podle silného a stálého signálu některého vysílače, způsobem „podle ucha“;
- podle signálu o kmitočtu rovném mf kmitočtu přijimače a podle výstupního výkonu nebo napětí automatiky,
- s pomocí kmitočtového modulátoru se znázorněním tvaru resonanční křivky na osciloskopu s obrazovkou.

Nejprimitivnější způsob a) spočívá v tom, že si naladíme přijimačem (zatím jen zhruba sladěným) některý silný a stálý vysílač, a snažíme se doložováním mf obvodů dosáhnout největší hlasitosti. Nespornou předností je jednoduchost: nepotrebujeme pomocných přístrojů nebo mřídel. Protože však superhety mají samoznámé řízení citlivosti, které udržuje výstupní napětí na přibližně stálé hodnotě bez ohledu na stav obvodů, jsou změny při doložování v blízkosti správného stavu těžko pozorovatelné a tím přesné nastavení obtížné. Proto se tento způsob hodí jen z nouze a spolehlivě odstraní jenom hrubé rozladění.

Methoda b) vyžaduje již pomocné přístroje: jednak zdroj vf signálu (pomocný vysílač) s kmitočtem v rozsahu okolo žádané mf, a dále voltmetr na střídavé napětí pro kontrolu výstupní energie (nebo miliampérmetr pro kontrolu anodového proudu rízených elektronek jako měřítka velikosti naladěného signálu a pod.). Protože však především nahrazujeme málo spolehlivý rozhlasový signál s modulací proměnné hloubky (hudba, řeč) signálem stálým s modulací neměnnou, a protože výstupní napětí posuzujeme podle výchylky ruky a můžeme rozpoznat i velmi malé změny (zatím co sluchem rozpoznáme teprve rozdíly asi 30%), je tento způsob podstatně přesnější. Dovoluje také nastavit mf kmitočet přesně na žádanou hodnotu, je-li pomocný vysílač správně ocejchován.

Protože se však u mf filtrů používá vazby nadkritické, t. j. takové, že vrchol resonanční křivky je plochý, je jednoznačné nastavení podmíněno tím, že aspoň sousední obvod ve vyvážovaném transformátoru budě rozladíme nebo utlumíme prozatímním připojením kapacity nebo odporu. Správné by bylo učinit to u všech obvodů, které právě nevyvažujeme, a to zdržuje práci. Rozdíly vyvážení proti ideálnímu stavu jsou sice s hlediska citlivosti přijimače málo významné, zato však mohou mít podstatný vliv na jakost přednesu třeba tím, že vznikne křivka zbytečně špičatá, která působí jako výklopná clona, nebo nesouměrná dvouhrbá křivka, která ztěžuje ladění. Kromě toho

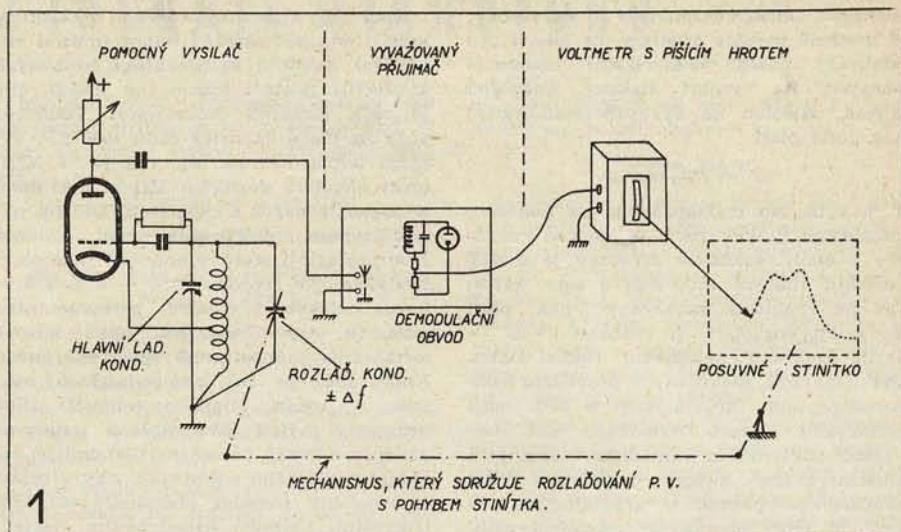

Popis metody, porovnání s ostatními způsoby a návod k použití přístrojů.

nerozeznáme tímto způsobem, zda je vazba v mf obvodech vhodně volena a zda jsou obvody v dokonalém pořádku. To bychom zjistili až po vyšetření a nakreslení celého průběhu resonanční křivky, z něhož teprve můžeme posoudit její tvar, šíři propouštěného pásma, vrchol křivky a tak dále.

Všechny tyto poznatky získáme prakticky okamžitě při třetím způsobu sladění, který je nejmladší. Při něm se na stínítku obrazovky osciloskopu objeví tvar resonanční křivky, buď jednotlivého stupně, nebo celého přístroje a rychlými zámkryky na vyvážovacích prvcích ji snadno upravíme v žádaný tvar. Trvale můžeme pozorovat, jak se jednotlivé zámkryky projevují, zda je křivka dosti blízká obdélníku, zda má vrchol plochý, souměrný a boky strmé, což všechno je dokladem správného stavu a vyvážení obvodů. Je

Obraz 1. Znázornění podstaty mechanického zařízení ke kreslení resonanční křivky.



tu i proti poměrně výhodnému způsobu b) rozdíl asi takový, jako když vám někdo líčí slovy sestavení nějakého stroje a pak vezme tužku a nakreslí jej. To, čemu podle slovního popisu třeba jen s obtížemi rozumíte, objasní úplně a okamžitě několik čar. To je důvod, proč je tento způsob sladění jedině vhodný pro spolehlivou a rychlou práci, tím spíše, že k němu postačí vedle přístrojů, které již máte, totiž pomocného vysílače a osciloskopu, ještě kmitočtový modulátor. Ten je možné sestavit z běžných a levných součástek asi za 500 Kčs a jeho použití je ještě rozsáhlější, než uvedeme zde, takže by neměl chybět ani pokročilému radioamatéru.


II. Popis metody c).

K pochopení poslouží představa, jak bychom postupovali, kdybychom měli zjistit průběh resonanční křivky obvodu nebo přijimače. Připojili bychom naň vhodný voltmetr (u resonančního obvodu

potlačení na nulu (nekonečná rejekce) pro jistý kmitočet v těsném sousedství kmitočtu resonančního, který je podle nastavení kompenzačního kondensátoru menší nebo větší. Křivky II a III jsou pro zřetelnost posunuty na stínítku obrazovky, aby se vzájemně nerušily. Pro srovnání: křivka IV, která přísluší samotnému pásmovému filtru, bez krystalu.

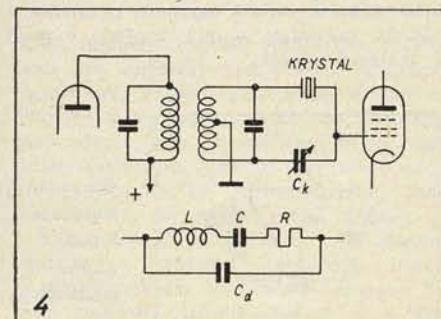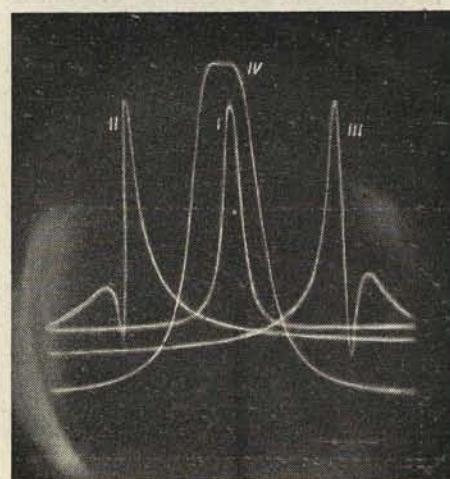Obraz 4. Zapojení mf filtru s krystalem. Ck je kapacita k vykompensování vlivu kapacity držáku krystalu přivedením stejně velikého napětí opačné fáze. Dole náhradní schema krystalu s vyznačením kapacity držáku Cd.



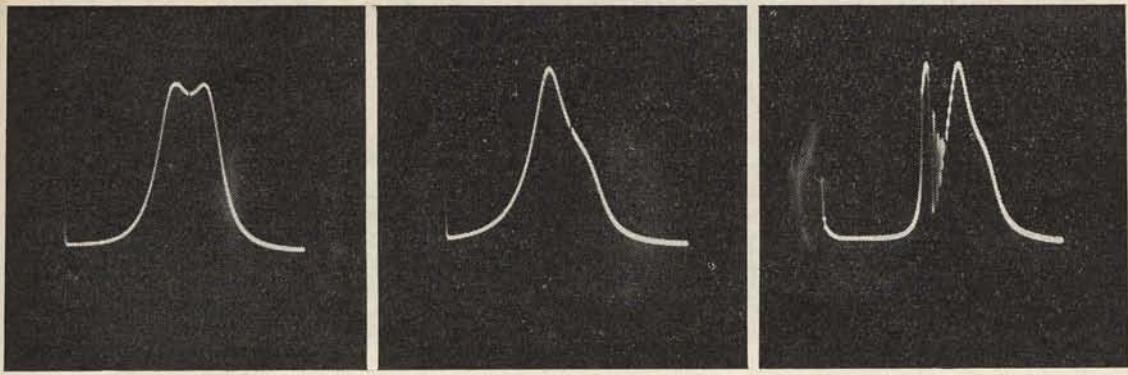

Ukázky oscilogramů resonančních křivek mf. části superhetu. Vlevo přístroj dokonale sladěný, uprostřed jeden obvod ze čtyř mírně rozladěn, vpravo jeden obvod rozladěn a současně náhylnost k oscilačím, způsobená zpětnou vazbou (uměle vytvořenou).

samotného to znamená voltmetr bez vlastní spotřeby) a pomocný vysílač. Ten bychom ladili po vhodných stupních, na příklad po jednom kilocyklu přes resonanční, a zapisovali bychom nastavené kmitočty a k nim příslušné údaje voltmetu. Z těchto záznamů bychom resonanční křivku nakreslili. Není to tak dávno, co jsme vskutku tímto postupem jednali (viz seznam na konci, č. 1) a kdo to zkouší, ten ví, co práce představuje vyzkoušení nového typu mf transformátoru. Je tu řada problémů a z nich nejtěžší je, rozložování libovolného kmitočtu o stálý počet kilocyklů či o stálé Δf . Tato nesnáz odpadne, vyrobíme-li žádaný kmitočet křížením (interferencí) dvou signálů pomocných. Jeden je „pevný“ a měníme jej vhodně na př. 0 ± 25 kc/s, druhý je nastavitelný tak, aby se lišil od prvého právě o žádaný kmitočet. Křížením získáme rozdíl, a jestliže potom jeden z „rodičů“ mění svou hodnotu, mění se o tutéž hodnotu i výsledný rozdílový kmitočet. Ale i potom je práce zdlouhavá, protože pro každou resonanční křivku musíme mít aspoň deset měření, z nich musíme křivku kreslit, a to vše trvá řadu minut.

Potřebovali bychom tedy přístroj, který by místo jednotlivých údajů křivky sám kreslil, tedy v podstatě to, co znázorňuje obrázek 1. Vidíme tu pomocný vysílač, upravený přidaným rozložovacím kondensátorkem k možnosti rozložovat žádaný kmitočet o zvolenou hodnotu Δf . Při otáčení tohoto kondensátoru se současně posouvá papír nebo střítko, na němž následně bude speciálního měřidla

kreslící čáru. Vidíme tu, že posuv stínítka ve směru vodorovném odpovídá změnám kmitočtu, a výchylka hrotu ve směru svislé odpovídá napětí na resonančním obvodu nebo přístroji. Sdružením obou pohybů vznikne na stínítku nebo na papíře průběh resonanční křivky. Jenže jsou tu věci, k nimž bychom si těžko pomohli, na př. právě pišící měřidlo (registrační přístroj), a i pak je výsledek nevalný, protože na př. za vyvažování musili bychom kreslení křivky opakovat, ale vždycky až po zákroku bychom viděli výsledek, nikoliv už při něm.

Musíme proto způsob podle obrázku 1 upravit tak, aby zařízení udávalo tvar resonanční křivky stále, i během úprav, nejlépe tak, aby ji, podobně jako v kinu promítalo nebo zobrazovalo na stínítku osciloskopu. K tomu potřebujeme předně ten osciloskop, dále zdroj kmitočtu, laditelného v mezích Δf jednak ručně, jednak samočinně, závisle na časové základně osciloskopu tak, aby každému postavení stopy na stínítku ve směru vodorovném odpovídal vždy týž kmitočet. I když tedy musíme použít křížení signálu rozsáhlé laditelného z pomocného vysílače se signálem, který vyrábíme ve směšovači oscilátoru podle obrázku 2. Tento druhý zdroj rozložujeme v mezích $\pm \Delta f$, a to ručně rozložovacím kondensátorem, a také elektricky, závisle na napětí, které vodi elektrovnový paprsek ve směru vodorovném, tedy na napětí časové základny. K tomu cili máme k ladicímu obvodu přidán ještě jeden ladicí prvek, který se skrývá v zapojení, označeném v obrázku 2 jako elektronka-indukčnost. Aby-

chom věc vysvětlili zase jinak, než se to stalo v článku 4 podle seznamu na konci naší úvahy, připomeňme, že zpětnou vazbou můžeme měnit vnitřní odpor elektronky; je-li napěťová a záporná, odpor zmenšujeme, je-li kladná, zvětšujeme jej, a je-li napětí, které vedeme zpět na mřížku, fázově posunuto vůči napěti anodovému, působí elektronka jako složený (komplexní) zdánlivý odpor (impedance). Obvod *R-C*, který máme spolu s elektronkou zjednodušeně vykreslen na obrázku 2 dole, posouvá fazí mřížkového napěti téměř o 90° směrem vpřed (kondensátor), tomuto napěti je přímo úměrný anodový proud elektronky, který tedy předbíhá anodové napěti téměř o 90° , čili elektronka působí jako indukčnost. Podle odvození, uvedeného v čl. 4, je tato indukčnost dána výrazem


$$L = \frac{R \cdot C}{S} \quad (\text{H, F})$$

a má v serii ohmický odporník rovný 1/S, kde S je strmost elektronky v ampérech na volt. Měníme-li strmost elektronky na př. tím, že na její mřížku přivádíme různé napětí a využíváme tak zakřivení její charakteristiky $Eg - I_a$, mění se podle prve uvedeného vzorce i hodnota indukčnosti, již si představme připojenou paralelně k ladicímu obvodu oscilátoru kmitočtového modulátoru. Výsledná indukčnost z cívky a elektronky se pak také mění a tím i kmitočet oscilátoru. V obrázku 2 vidíme na řídicí mřížku impedanční elektronky zavedenu vhodnou část pilového napětí časové základny z osciloskopu. Tomuto napětí odpovídá na jedné straně jisté postavení elektronové stopy na stínítku ve směru vodorovném, na straně oscilátoru pak jistý kmitočet. Tím jsme provedli elektricky totéž, co znázorňuje obrázek 1 v provedení mechanickém, totiž sdružili neproměnnou vazbu kmitočet „pevného“ oscilátoru v modulátoru kmitočtu s postavením elektronové stopy ve směru vodorovném. A to je také podstata přístrojů pro vyvažování podle osciloskopu, a více méně i jejich zapojení.

III. Použití.

Přednosti vyvažování s oscilografem, které jsme uvedli na začátku, jsme si vícekrát prokázali praktickým použitím v naší dílně.

Signál z kmitočtového modulátoru vede přes kondensátor 100 pF na řidící mřížku směšovače v přístroji, který chce-

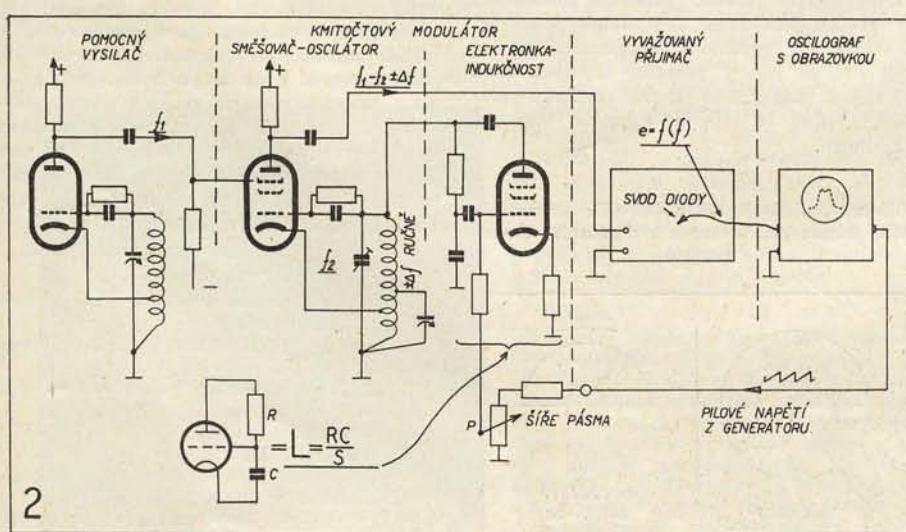

Obraz 2. Principiální úprava snímání resonančních křivek kmitočtovým modulátorem a osciloskopem.

me vyvažovat. Při tom na vstupním obvodu naladíme kmitočet co možná blízký použité mf, t. j. u 465 kc/s ladíme na konec středních vln, u 125 kc/s na konec dlouhých vln. Oscilograf se vstupním odporem co možná velkým 0,5 až 1 M Ω připojíme nepříliš dlouhým, po případě stíněným kablem mezi krajní vývody regulátoru hlasitosti za předpokladu, že regulátor tvoří svod diody není tedy zapojen až za vazebním kondensátorem. To je také běžné a správné, ač ne jediné zapojení regulátoru. Kdyby byl zařazen až za vazebním kondensátorem, zapojíme oscilograf na odpór, který regulátor nahrazuje. Jde-li o sladění nového přijimače, kde musíme předem nastavit žádaný mf kmitočet, provedeme to předem hrubým sladěním obvodů podle samotného pomocného vysilače a výstupního voltmetu, takže před vyvažováním přesným máme již mf obvody zhruba nastaveny.

Dokud není správně nastaven pomocný vysilač, jeví se na stínítku oscilografu jen vodorovná stopa. Když naladíme p. v. na kmitočet, který je o zvolenou hodnotu mf větší nebo menší než kmitočet oscilátoru v kmitočtovém modulátoru, „přijede“ na vodorovnou stopu vlna, která je jakýmsi zárodkem budoucího obrazu resonanční křivky. Doladujeme-li nyní v libovolném pořadí jednotlivé mf obvody, zvětšuje se vlna, nabývá travu resonanční křivky, vzniknou na ní dva hrby, jejichž výšku vyrovnáme na stejnou hodnotu operacemi, které je zbytečné popisovat, protože na ně hned při první práci sami přijdete podle toho, co se jeví na osciloskopu. Je-li resonanční křivka obdlena příliš vysokými hrby, znamená to buď příliš těsnou vazbu v jednom z nich, anebo nežádoucí odtlumení zpětnou vazbou, nejčastěji vinou některé mf elektronky, nebo přesněji nedokonalým stíněním, vedením spojů mezi její anodou a řídící mřížkou a pod. V opačném případě, kdy nemůžeme dosáhnout křivky s vrcholem alespoň plochým, je to znamením (při jinak správném zapojení), že vazba obvodů je příliš volná anebo mf obvody s příliš malým činitelem jakosti, a máme selektivnost velikou na úkor citlivosti. Tu si nejsnáze pomůžeme úpravou malé vazební kapacity ze dvou stočených drátů, zapojenou na filtru, který není zapojen na detekční diodu (t. j. na kterémkoli mimo posledního), a to mezi anodový a mřížkový vývod. Změnou této kapacity dosáhneme žádaného průběhu křivky. Někdy se stane, že při zvětšování kapacity vazba klesá a teprve po dosažení určité hodnoty začne růst. To je tenkrát, když existující vazba magnetická převadí napětí opačné polarity než přidaná vazba kapacitní. Pak stačí zaměnit přívody k jedné cívce transformátoru. Je výhodné, upravíme-li vazbu tak, aby dvojhrbost jedné křivky korigoval volněji vázaný obvod druhý, „jednohrbý“, který vyrovná dolík a zvětší strmost boků. U dvou mf transformátorů zastane tuto úlohu nejlépe druhý mf transformátor, tlumený diodami pro automatiku a demodulaci, kde by nadkritická vazba, nutná pro dvojhrbou křivku, dávala příliš malou selektivnost. U přístrojů s třemi mf filtry můžeme šíři pásma vhodně volit tak, aby výsledná resonanční křivka měla vrchol co možná plochý.

ELEKTRONOVÝ KMITOČTOVÝ MODULÁTOR

Praktický doplněk k předchozímu článku

Dt P 621 (396 . 619 : 317 . 351 : 396 . 611 . 31)


V loňském čísle 5–6 nalezli čtenáři tohoto listu návod na elektronový modulátor pro vyvažování mf obvodů podle oscilografu. Přístroj měl elektronky ECH 3 a ECH 4 a byl připojen k velkému vf generátoru podle popisu z čísla 1–2/1945. Psali jsme tenkrát o potížích, které jsme měli při uvádění do chodu a které spočívaly v podstatě v nemožnosti přímět elektronku, jež měla pracovat jako proměnná indukčnost, aby působila správně podle teorie. Z toho vzniklo zapojení odlišné, které dávalo vcelku dobré výsledky s tím omezením, že nebylo lze elektricky roztáhnout pásmo dostatečně široko. Dalo se nám dosáhnout šíře pásm, zachyceného obrazem, jen asi 25 kc/s, takže reprodukovány obrázky resonančních křivek byly široké a poměrně těžko jsme mohli zjišťovat šíři resonančních křivek jejich posouváním po stínítku. Kromě toho byly obrázky ke krajům stínítka skresleny.

Po roce zkušeností sestavili jsme „na

prkénku“ nový modulátor tohoto druhu, a to s běžnými vojenskými elektronkami RV 12 P 2000 a LV 1. Výsledky s tímto přístrojem byly neskonale lepší: pracoval takřka na první zapojení, dával šíři pásm a přes 100 kc/s při naprosto rovnoměrné kmitočtové škále, měl jen málo součástek, a to zcela běžných. Protože jsme měli již svou dřívější konstrukci, s níž jsme teď právem nebyli spokojeni, přestavěli jsme konečnou úpravu modulátoru opět do skříně vf generátoru. To je důvod, proč naši přátelé tentokrát nevidí snímek hotového přístroje. Jistě nám uvěří, že skutečně pracuje, a i kdybychom se nemohli nadít této důvěry, mluví za nás pořízené snímky obrázků se stínítka osciloskopu. Protože v generátoru máme žhavici napěti jen 6,3 V, upravili jsme přístroj zase s jinými elektronkami, a to s EF 6 a AF 100. Data této elektronky, jež se blíží svými vlastnostmi AL 4, najde zájemce v 9. čísle t. l. na str. 237. Přístroj lze však sestavit s ja-

U přijimačů, které mají nastavitelnou šíři pásm, ukáže nám tento způsob vyvažování i to, zda střed pásm zůstává na svém místě při změnách šíře, nebo zda se křivka posouvá stranou. Shledali jsme, že řiditelná vazba kondensátorem mezi živými konci se řídí přesně podle teorie, kdy zůstává stát jeden hrb a druhý se posouvá, kdežto rozširování pásmu změnou vzdálenosti cívek filtru je ku podivu téměř souměrné, i při úpravě zcela primativní. Je-li možné míru změny vazby měnit, nastavme přístroj tak, aby při nejužším pásmu právě začal jediný zbylý vrchol klesat (doklad, že vazba právě dosáhla kritické hodnoty a klesá pod ni), při nejširším pásmu, aby vrcholy nepřesahovaly důl o více než o čtvrtinu výšky křivky. Přesvědčíme se také, zda křivka, vyrovnaná na správný průběh při pásmu nejužším (při tom vždy vyvažujeme) nedostane tvar Vysokých Tater při rozšíření pásmu. Takové rozširování s několika nestejnými doly a vrchů velmi vyjadřenými ztěžuje ladění, zhoršuje přednes a je vcelku škodlivou komplikací přístroje. Naopak při správném nastavení křivek potvrdí už pouhý poslech, zejména však zkouška kmitočtové charakteristiky přístroje přes vf stupně nápadně zlepšení přednesu.

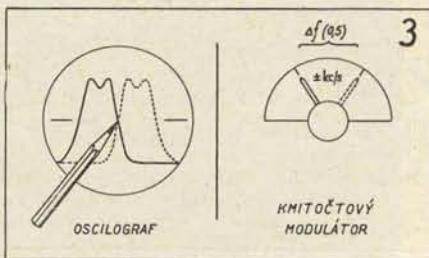Obraz 3. Způsob zjištování šíře propouštěného pásmá cejchovaným kmitočtovým modulátorem.



Protože má kmitočtový modulátor i ruční rozlaďování kondensátorem C1, můžeme jednak vzniklý obraz, respekt. křivky jemně posouvat po stínítku (jemněji, než to dovoluje změna kmitočtu pomocného vysilače), jednak můžeme tento kondensátor ocejchovat v kilocyklech rozládění a tím získat možnost zjištění šíře pásmu, viz obraz 3. Děje se to nejsnáze tak, že si na boku křivky podržíme tužku na př. v 0,7, 0,5 nebo 0,1 celkový výšky, zapamatujeme si příslušné postavení rozlaďovacího kondensátoru a pak jím potočíme, až se hrotu, drženého na též mistě, dotkne druhý bok křivky. Rozdíl obou čtení kondensátoru C1 udává šíři pásmu při zeslabení na 0,7 (-3 dB), 0,5, 0,1. O tom, jak rozlaďovací kondensátor ocejchujeme v kilocyklech, bylo psáno v článku 5.

Na rozdíl od mf potřebujeme při vyvažování vstupních obvodů rychle měnit a přesně znát kmitočet, a to na každém pásmu obvykle na tři různé hodnoty. Interferenční princip, použitý na značeném způsobem, dává však rozsahy příliš značné, než aby bylo lze přesně je ocejchovat a na stupnici odečítat. Proto je vhodné vyvážit vstupní obvody obvyklým způsobem s pomocným vysilačem a výstupním voltmetretem, a po případě na konec kontrolovat, zda rozladěné vstupní obvody (na př. vinou nedokonalého součtu) nedeformují resonanční křivku.

Ing. M. Pacák.

Další články o tomto námetu v dřívějších číslech „Radioamatéra“:

1. Jednoduchý frekvenční modulátor, číslo 12/1941, str. 226.
2. Slaďování superhetu podle oscilografu, č. 7-8/1944, str. 46.
3. Všestranný generátor pro vf měření, č. 1-2/1945, str. 8.
4. Elektronka jako řiditelný odpór, číslo 5-6/1945, str. 30.
5. Elektronový frekvenční modulátor, číslo 5-6/1945, str. 37.


Zapojení s hodnotami celého přístroje pro výrobu signálu 0—4000 kc/s s ručním nebo elektrickým posuvem kmitočtu. Vlastní kmitočtový modulátor jsou dvě elektronky vpravo. Náčrtek dole znázorňuje účelné rozložení řídících členů na čelní desce. Místo generátoru 2000—6000 kc/s lze použít jakéhokoliv nemodulovaného pomocného vysílače.

koukoliv vf. pentodou jako oscilátor a strmou pentodou (AL 4, EL 3, EBL 11, televizní pentoda) jako řiditelnou indukčností. V zapojení je vedle vlastního modulátoru (pravé dvě elektronky) ještě pomocný vysílač, t. j. zdroj kmitočtu, s nímž oscilátor modulátoru křížením vyrábí žádaný kmitočet, a síťová část pro toho zájemce, který by chtěl mít celý přístroj v jediném celku. Jinak je možné sestavit kmitočtový modulátor i bez síťové části a bez pomocného vysílače. Ten jistě v každé dílně je, a síťová část může být společná pro více přístrojů. Pak je kmitočtový modulátor velmi prostý a levný, a jeho součásti stojí sotva více než 500 Kčs, i kdyby bylo nezbytné všecky je koupit.

Podstatu činnosti najde zájemce vysvětlenu jednak v loňském čísle 5—6, jednak v návodu k použití téhoto přístrojů, který přinášíme tentokrát. Zvidavého amatéra a konstruktéra bude zajímat, jak jsme postupovali při návrhu. Hlavním záměrem bylo, vystačit s běžnými vojenskými elektronikami. Proto jsme použili jako směšovače pentody, ač moderní modulátory tovární mají oktodi, triodu hexodu nebo pentagrid. Toto zjednodušení se naprostě osvědčilo.

Přiváděný signál proměnný vedeme na brzdici mřížku, která dostává značné záporné napětí ze spádového odporu 500 ohmů v zápl. přívodu anod. energie. První mřížka pentody pracuje jako elektronově vázaný „pevný“ oscilátor, nastavený na 2000 kc/s indukční cívky a trimrem 200 pF (složeným po případě z pevné a nastavitelné kapacity). Otočným kondensátorem C_1 můžeme tento oscilátor ručně rozložovat o ± 50 kc/s, tedy více než obvykle. Větší kmitočtový zdvih jsme volili s ohledem na budoucnost, kdy snad budeme muset s tímto přístrojem vyvažovat i mf transform. s širokým pásmem, jak se jich používá v přístrojích s $mf = 1,8$ nebo 3 Mc/s. Aby nebylo zapotřebí mit tento rozložovací kondensátor příliš malý, připojili jsme jej na odbočku ladici cívky.

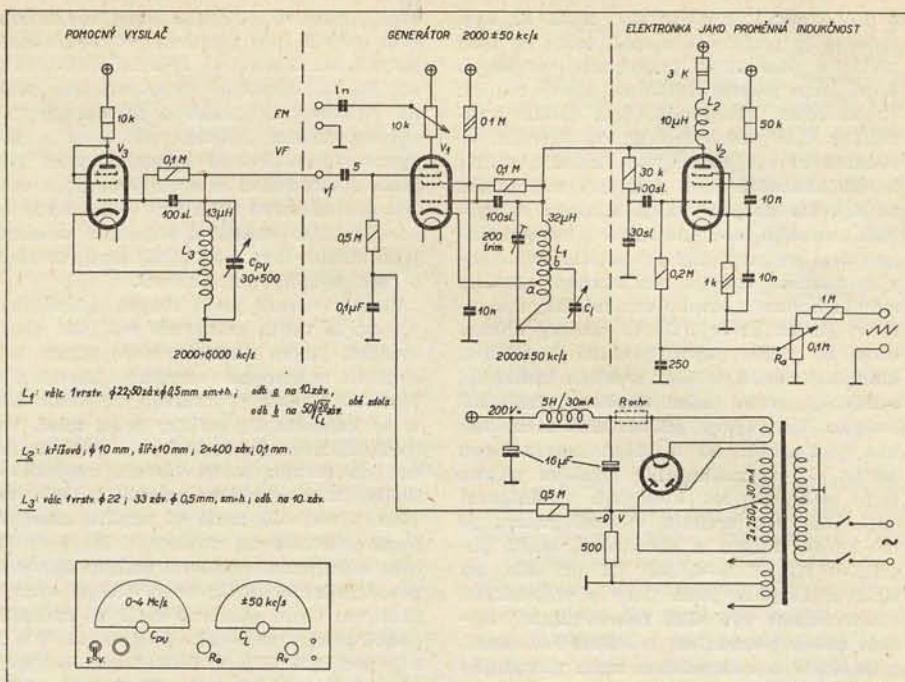A teď k návrhu oscilač. obvodu. Trimr 200 pF má naladit indukčnost na 2 Mc/s. Ze známého vzorce 25a (viz Fyzikální základy radiotechniky, VII. vyd., odstavec



$L = 25 \frac{330}{f^2}$. $C = 25 \frac{330}{4} . 200 = 31,7$ mikrohenry. Výpočtem a zkouškami jsme zjistili, že tuto indukčnost má 50 závitů drátu 0,5 mm navinutého na trubce prům. 22 mm. Velmi vhodná je trubka keramická se žlabky, jakou lehké objevíte ve vojenském výprodeji. Chceme-li obvod, naladěný kapacitou 200 pF, rozložovat přidaným kondensátorem o ± 50 kc/s, to je z 2000 kc/s právě $\pm 2,5$ procenta, musíme měnit kapacitu o dvojnásobek, t. j. o $\pm 5\%$. Z 200 pF je to 10 pF, rozložovací kondensátor měl by mít tedy kapacitu 20 pF. Protože však zpravidla kupíme kondensátor větší (běžné amat. pro krátké vlny mají na př. 50 pF), vyhledáváme takovou odbočku ladici cívky, abychom dostali transformovanou kapacitu větší. Víme, že impedance se transformuje se čtvercem převodu, bude tedy odbočka b na počtu závitů nb :

$$(nb : 50)^2 = 20 : C_1,$$

kde C_1 je skutečná kapacita rozložovacího kondensátorku. Kdyby to bylo zmíněných 50 pF, vyjde převod $20 : 50 = 0,4$, z toho druhá odmocnina je 0,633 a tolikádle díl z celkového počtu závitů má být mezi odbočkou b a zemí, tedy $0,633 \cdot 50 = 31,7$, pro bezpečnost volíme o něco víc, jednak protože vazba u vf cívek není prakticky dokonale těsná ($k = 1$), jako u transformátorů se železem, jednak abychom dosáli žádaný posuv kmitočtu do oblasti, kdy je průběh kapacity kruhového kondensátoru přímo úměrný pootočení, či abychom se vyhnuli nejistým krajům.

Jak má působit proměnná indukčnost, kterou zastává druhá elektronka modu-

látora? Tato indukčnost je daná vzorcem

$$L = R \cdot C/S$$

(L je indukčnost v henry, R je odpor mezi anodou a mřížkou imp. elektronky, v ohmech, C je kapacita mezi říd. mřížkou imp. el. a zemí ve faradech a S je strmost též elektronky v ampérech na volt). Tato indukčnost je paralelně k ladici cívce, a zase, žádáme-li, aby její změnou kolisal kmitočet o ± 50 kc/s, t. j. jako prve o $\pm 2,5$, musí se výsledná indukčnost měnit o hodnotu dvojnásobnou. Aby však výsledná indukčnost z dvou paralelně spojených kolisala o $\pm 5\%$, musí se přidaná indukčnost (elektronka) měnit aspoň od devítinásobku druhé indukčnosti (cívky) do nekonečna, anebo ovšem na př. od osminásobku do 74,2násobku L atd. Všecky tyto výsledky odvodíme snadno ze vzorce pro paralelní spojení dvou indukčností:


$$\text{výsledná indukčnost} = L_1 \cdot L_2 : (L_1 + L_2)$$

Potřebujeme-li tedy zhruba osminásobek indukčnosti cívky, t. j. 250 uH jako hodnotu nejménší, vychází pro $S = 0,01$ A/V hodnota $R \cdot C = 2,5 \cdot 10^{-6}$. Hodnoty, které jsou ve schématu, dávají

$$30000 \cdot 30 \cdot 10^{-12} = 0,3 \cdot 10^{-6},$$

tedy hodnotu značně menší. Výsledek dokládá, že dosažitelný zdvih je škutečně větší než předpokládaný.

Změnu strnosti, která způsobuje změnu indukčnosti, tvořené elektronkou, provádíme pilovým napětím z osciloskopu. To je rádu 100 V, musíme je proto zmenšit asi na desetinu, a to se děje odporem 1 MΩ, předřazeným potenciometru R_a 0,1 MΩ. Základní záporné napětí říd. mřížky vzniká na odporu 1 kΩ, blokov. 10 nF, v katodovém přívodu, stínici mřížku napájíme přes odpor 50 kΩ a blokujeme ji na kathodu rovněž 10 nF. Potenciometrem R_a řídíme pilové napětí a tím i kolisání indukčnosti, či konečně kmitočtový zdvih. V našem případě byl zdvih i po zeslabení velmi značný a dosahoval až několika set kilocyklů, tedy více než potřebujeme. Toho jsme využili k demonstraci potíží, které nás postihovaly při stavbě modulátoru

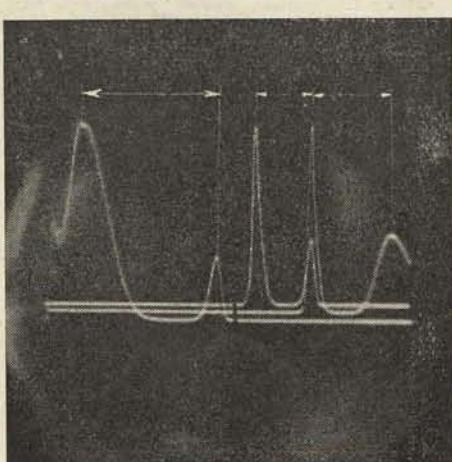

s impedanční elektronou ECH 3. Její strmost je podstatně menší, takže se nám nedáilo dosáhnout potřebného zdvihu a když jsme přesto zvětšovali pilové napětí, tu na konci, který odpovídal větším kmitočtům (obvykle vlevo na osciloskopu, se obrazce křivek roztahovaly na doklad, že se tu kmitočet mění pomaleji než pilové napětí). Na druhém kraji stínítka, u vysších kmitočtů, obvykle vpravo, byly obrazce velmi nepravidelné při větším kmitočtovém zdvihu: nulová osa obrazce skokem měnila hodnotu, anebo vznikal jakýsi zrcadlový obraz křivky. Je to zřejmý doklad toho, že pilové napětí přebíhá do oblasti kladného napětí mřížky a náhle vznikající mřížkový proud mění skokem vlastnosti obvodu. Tyto zjevy, jež částečně zachycuje naši oscilogram, se u tohoto modulátoru jeví až při neobvyčejně širokém pásmu rádu několika set kilocyklů (vzdálenost odpovídajících vrcholů v oscilogramu je 100 kc/s), kdežto u původního, podle popisu v RA č. 5-6/1945 již při šíři asi 40 kc/s. Dosáhli jsme tedy s vojenskými elektronikami výsledků nesrovnatelně lepších než s původními triodami-hexodami, a to téměř bez zkoušek a změn původního zapojení.

Věříme proto, že tento návod přijde vhod nejenom dílnám a opravnám přijimačů, nýbrž i těm radioamatérům, kteří chtějí s nákladem celkem malým rozšířit svou práci o velmi zajímavý obor, stojí o důkladné poznání svého přijimače a hlavně svých vlastních konstrukcí mf transformátorů. V budoucnu se objeví další zajímavá použití kmitočtového modulátoru, zatím je však zamlčíme těm, kdo je sami neuhrádnou, a ponecháme je jako výzvou pro některé příští číslo.

Stroužení šroubových kol

K článku v 8. čísle XXV. ročníku Radioamatéra „Nová úprava posuvu k zařízení pro nahrávání“.

Redakce vašeho časopisu, jehož jsem dluhotletým odběratelem, píše v dodatku ke shora zmíněnému článku, že by snad bylo možno frézovat šroubové soukolí bez předfrézování zubů a bez nutného otáčení frézovaného kotouče. Touto otázkou jsem se zabýval při sestrojování nahrávací aparatury, popsané v 2. čísle XIX. ročníku RA. Po mnoha zkouškách jsem zjistil, že tento způsob nevyhovuje svou nepřesností. Má to i theoretické odůvodnění.

Vezmeme-li v úvahu nás případ, rovná se roztečný průměr R počtu zubů \times modul, což činí 35 mm.

Průměr obvod. kružn. $R^1 = R + (2M) = 37$ mm.

Obvod rozteč. kružn. $= R \cdot \pi = 109,955$ mm.

Obv. obvod kružn. $= R^1 \cdot \pi = 116,238$ mm.

Obvod R^1 je tedy o 6,283 mm větší, než obvod R.

Protože při postupném najíždění do záběru zábírá fréza nejprve do obvodové kružnice, nevyjde nám, při normálním propočítání ozubení, požadovaných 70 zubů, nýbrž o tolik zubů více, kolikrát je stoupání šroubo-frézy (v našem případě 1,588) obsaženo v rozdílu $R^1 - R$.

Chceme-li dosáhnout 70 zubů, musí se průměr kotouče rovnat průměru roztečné kružnice. V tom případě není však ozubení pravidelné, což po dohotovení kolečka snadno zjistíme stroboskopem. V našem případě by se to jevilo nepravidelnými roztečemi drážek v řezané desce.

Pokládal jsem za svou povinnost toto Vám sdělit, protože je zbytečné plývat časem i materiálem na zkoušky tam, kde již vše byla vyzkoušena. S přátelským pozdravem

Karel Kříž, Praha X.

Radioamatérů se občas ptají svých starších přátel po zapojení v řezech zasilacího stupně neladěného či aperiodického, který by na př. obyčejně dvoulampové přidal na citlivost a dosah a při tom neztížil stavbu dalším ladicím obvodem a jeho vyvažováním. Pokud se smíme zříci zvětšené selektivnosti a spokojíme se s menším ziskem, není neladěný v řezech zasilovač tak docela mimo soutěž a abychom usnadnili jeho stavbu těm, kdo o něj stojí, uvedeme o něm několik podrobností.

Zásadní rozdíl proti stupni laděnému je v tom, že vstup zasilovače má jako zjevné součásti jenom tlumivku nebo odpory, tedy součásti neschopné resonance. Zapojení na obrázku 1 však prozrajuje, že vedle nich je tu kapacita Cg mřížky proti zemi, tvořená elektronkou, objímou a spoji. Pokud byl na vstupu ladicí obvod, nepřekážela příliš, zužovala jen rozsah ladění; zde však odvádí do země v řezech napětí, které by jinak působilo na mřížku. I když je antena zdrojem s poměrně malým odporem, přece je kapacita Cg na př. 50 pF významným škůdcem i pro poměrně malé v řezech kmitočty, neboť představuje jalový odpór 21, 7 a 2,1 Ω pro 150, 450 a 1500 kc/s, a ovšem uměrně méně pro kmitočty větší.


Zařadíme-li mezi mřížku a zemi tlumivku L jakožto zátěž, na níž má antenový proud vytvořit řídicí napětí pro vstupní elektronku, vytvoříme resonanční obvod z této tlumivky a zmíněné kapacity Cg . Volíme-li indukčnost tlumivky tak, aby resonanční kmitočet tohoto obvodu f_0 padl na kmitočet rovný 0,7 nejvyššího kmitočtu pásmu, pak můžeme připojením odporu R_a utlumit tento obvod tak, že jeho impedance bude jen poměrně málo kolisat pro různé kmitočty až do nuly. Dokládá to diagram 2, kde je vypočten průběh impedance takového obvodu pro několik hodnot Q. Vidíme, že pro $Q=1$ kolisá impedance mezi R_a na 1,4 R_a a poté zase R_a . Při tom je R_a právě rovno reaktanci kapacity Cg (nebo indukčnosti L) při zvoleném středním kmitočtu pro $Cg = 50$ pF a $f_0 = 1050$ kc/s na př. 3000 ohmů, a to je tedy také zátěž antény. Při obvodu ladicím a běžné vazbě s antenou na př. cívku s desetinou počtu

NELADĚNÝ

závitu cívky ladicí je zátěž zhruba stejná, a tak by se zdalo, že dostaneme na mřížce v obou případech i stejně napětí. Není tomu tak, protože resonanční obvod zvedne napětí na antenni cívce nakmitáním při resonanci zhruba 10krát, a tento zisk neladěnému vstupu chybí. Ztrácíme tedy na samotném vstupu přibližně $9/10$ citlivosti, a kromě toho ovšem i selektivnost, neboť neladěný vstup dodává na mřížku napětí všech kmitočtů ve zvoleném pásmu, nejen kmitočet vyladěný obvodem.

Ztrátu citlivosti můžeme zčásti vyrovnat použitím těsnější vazby první elektronky s následujícím stupněm. Zatím co při laděném vstupu nemůžeme u běžných obvodů použít vazby příliš těsné, jako je tak zvaná laděná anoda, protože výdaje příspoměny kapacity způsobí zpětnou vazbu na mřížku a těžko odstranitelné oscilace, můžeme při vstupu neladěném s obvodem utlumeným využít vazby nejtěsnější, jaká je, a to je právě laděná anoda. Má-li první elektronka (pentoda) strmost 1,5 a je-li resonanční odpór ladicího obvodu v jejím anodovém obvodu okrouhle 200 000 ohmů, dosáhneme zisku $S \cdot Ra = 0,0015 \cdot 200 000 = 300$, zatím co při volnější vazbě na př. vazebné cívce s prevodem 1 : 50 byl také zisk $1/2$, t. j. 60. Tím jsme tedy zhruba vyrovnali ztrátu vstupním obvodem.

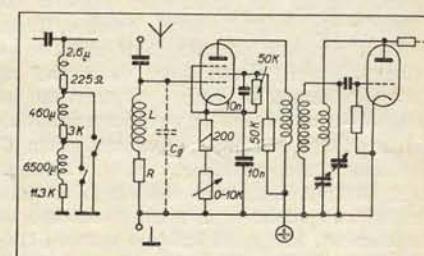Neladěný vstupní obvod má přibližně stejnou impedanci od nejvyššího zvoleného kmitočtu až do nuly. To ovšem neznamená, že by v celé této oblasti stejně dobře vyhovoval, jak vysvitne z této úvahy.



Srozor


na zpětnou vazbu

Vedle užitku může zpětná vazba, kladná i záporná, podstatně přispět ke špatné náladě, zejména u konstruktérů s menší zkušeností, vyskytne-li se tam, kde o ní nestojíme a nevímeli o ní. Takový případ není nikak vzácný u zasilovačů tónových kmitočtů s velikým ziskem, jaký je u zasilovačů pro mikrofon, fotoelektrický členek, ale i u citlivějších zasilovačů v přijimačích, gramofonových zasilovačích a podobně. Připomeneme několik zásadních věcí a uvedeme příklad z běžné praxe, který je ve své skrytoslosti téměř zapeklitý.

Předem si pamatujme, že zpětná vazba mezi anodou a řídicí mřížkou téže elektronky je u nf zasilovačů záporná. Totéž platí o dva stupně dál, tedy u třístupňového zasilovače mezi anodou koncové (třetí) a mřížkovou vstupní (první) elektronky. Naopak, vazba mezi anodou koncové a mřížkou předešlé elektronky je kladná,

podobně by to bylo v případě celkem vzácném, totiž u čtyřstupňového zasilovače mezi anodou čtvrté a mřížkou první elektronky. Kladná vazba působí nadbytečné zesílení v oblasti těch kmitočtů, kde se uplatňuje, a protože jde nejčastěji

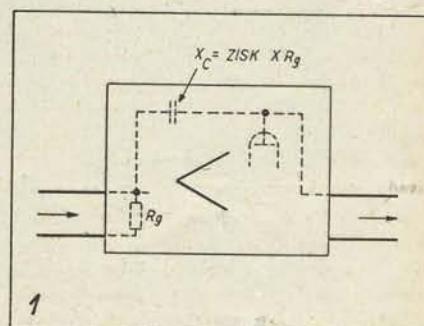
Obraz 1. Podstata zpětné nežádoucí vazby v několikastupňovém zasilovači. K jejímu vzniku stačí, rovná-li se jalový odpór vazebné kapacity X_C odporu vstupního obvodu, násobenému ziskem.



V F ZESILOVAC

Zvolíme-li větší mezní kmitočet a tím i úměrně větší kmitočet f_0 , vyjde podle známých zásad menší indukčnost, a protože jsme na větším kmitočtu, i menší R_a . Ten pak zhruba představuje odpor antenového obvodu, na němž závisí přímo velikost záchranného napětí. Cílem výše jdeme, tím menší je tento odpor a tím menší vstupní napětí. Žádejme obvod pro kmitočty do 1,5 Mc/s (do 200 m). Pro $f_0 = 0,7, 1,5 = 1,05$ Mc/s je reaktance C_g 3000 ohmů, indukčnost L vyjde z Thomsonova vzorce 460 μH . Odpor antenového obvodu tedy kolisá mezi 3000 a 4250 ohmy. Jde-li však o dlouhé vlny, tu pro největší kmitočet 400 kc/s vyjde $f_0 = 280$ kc/s, reaktance C_g je 11 300 Ω . Indukčnost vyjde 6500 μH , odpor R_a také 11 300 ohmů, tedy značně větší než u vln středních. Naopak pro běžný rozsah vln krátkých jsou poměry horší: pro mez rozsahu 20 Mc/s je $f_0 = 14$ Mc/s, reaktance kondenzátoru C_g je 225 ohmů, indukčnost vyjde 2,6 μH a odpor R_a rovněž 225 ohmů. Měl by mít tedy neladěný vstupní obvod třízahového přijímače tři části postupně přepinatelné asi podle náčrku v obraze 1. Okolnost, že mnohé amatérské vzory měly jedinou tlumivku (často i bez tlumicího odporu) a přece bylo lze něco zachytit, plyne z toho, že vstupní impedance sice klesá s rostoucím kmitočtem, vcelku však nepříliš rychle (nepřímo úměrně), a tento rozdíl pouhým sluchem bez možnosti porovnání nepostřehneme. Jiná věc je ovšem, když takový „universální obvod“ dostává injekci z výkonného místního vysílače, neboť pak se jeho signál přeslechovou modulací na zakřivené charakteristice $E_g - I_a$ první elektronky míří do všech ostatních slabších, a posluchač se nestáčí divit, „na kolika vlnách ta Praha vlastně vysílá“.

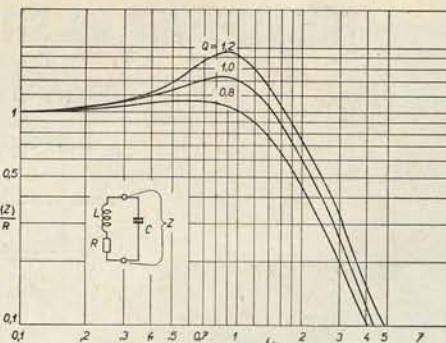Domácí konstruktéři bude asi zajímat, jak vyrobit cívku o uvedených indukčnostech. Krátkovlnná má 15 závitů drátu 0,5 mm na trubce 15 mm, vinuto s mezery 0,5 mm, cívka pro střední vlny má



Resonantní křivky tlumeného obvodu R-L-C.

asi 200 závitů drátu asi 0,2 mm na trubce průměru 30 mm, a pro dlouhé vlny asi 500 závitů drátu 0,1, navinuto do hrázek asi po 250 závitech těsně vedle sebe na tutéž trubku. Protože jsou cívky součástí obvodu aperiodického, nezáleží příliš na přesných indukčnostech. Také uvedená data jsou jen přibližná.

Vcelku není vf zesilovač s neladěným vstupem námětem zvlášť poutavým, zvláště dnes, kdy se snažíme ladit co možná nejvíce stupňů. Nelze však zamilčet jednu jeho podstatnou přednost pro dvoulamovky: odděluje vlastní ladící obvod od vlivu antény, tím usnadňuje nasazování zpětné vazby i při kmitočtech, když v připojení přímo na antenu — nechce již nasazovat, anebo s nepravidelnostmi a děrami, které brání použít vazbu dostatečně těsné. To je příčina, proč tento druh rádiových přístrojů není mezi amatéry docela zapomenut, a aby mohl i nadále aspoň poněkud účelně vegetovat, k tomu nechť poslouží tato úvaha.*

Jiří Šetina

* Aperiodický zesilovač má svůj význam i v tak zvaných společných antenních sítích, kdy jediná ústřední antena napájí přijímače celého domu. Na neštěstí jen málokteré zařízení pracuje trvale spolehlivě a snad žádné, které zde bylo namontováno, nezesiluje také krátkovlnný rozsah.

Pozn. redakce.

o vazbu kapacitní nebo společnou induktivní reaktancí, anebo naopak o vazbu vnu nedostatečných oddělovacích (deku-plačních) členů, bývá to buď u kmitočtu velmi vysokých (první případ), nebo naopak u velmi hloubkových kmitočtů (vazba nedostatečným oddělením). Je-li pozitivní vazba zvláště těsná, začne zesilovač pracovat jako oscilátor a tedy buď píska (někdy i neslyšitelně vysoko), nebo bublā (motorboating). Nastane-li toto, pak víme docela spolehlivě, že tu nežádoucí vazba je a musíme ji odstranit. Nevzniknou-li oscilace, pak zesilovač jen favorizuje určitý kmitočet, to znamená že buď syčí nebo duní, čemuž se leckdy přezdívá „dokonalý přednes“ výšek nebo basů. Při troše cívku a jemném sluchu však i tyto závady snadno objevíme.

Méně jasně se projevuje při povrchních zkouškách sluchem vazba záporná. Při té jsou naopak ony kmitočty, kdy je vazba účinná, zeslabovány, a to leckdy velmi nápadně. To však sluchem stříž postřeh-jinou. Jiný příznak takové vazby je zjev,

který jsme sami pozorovali, že totiž při zesilování regulátorem hlasitosti mezi stupni v jisté části reg. rozsahu výstupní napětí stoupá nebo naopak klesá podstatně rychleji než odpovídá průběhu reg. odporu. Vytáčením potenciometru klesala zápl. vazba na vstup, ale stoupala vazba kladná na mřížku, spojenou s běžcem regulátoru, který se vzdaloval od anody triody (odpor asi 20 k Ω proti zemi) k hodnotě asi 100 k Ω uprostřed regulátoru.


Uvažme jako příklad zesilovač se ziskem 10 000. Není to nic vzácného, takový má již AF7 + AL4 se zisky okrouhle 200 a 50, kde by ovšem mezi výstupem a vstupem vznikala vazba kladná, ale také na př. AC2 + AC2 + AL5, s vazbou negativní. Vstupní napětí 10 mV způsobí výstupní napětí 100 V, jak to odpovídá předpokládanému zisku. Převedeme-li však z výstupu tak velikou část napětí, že je srovnatelná se vstupním, vznikne cítelná zpětná vazba. Ta tedy smí napětí zeslabit zase 10 000krát, a předpokládáme-li vazbu kapacitou mezi anodou koncové a mřížkou vstupní elektronky, vznikne dělič napětí, daný odporem vstupního obvodu a jalovým odporem kapacity. Pro zeslabení 100 V na 10 V musí být jalový odpor kapacity zhruba 10 000krát větší než odpor vstupního obvodu, a je-li tento na př. 1 megohm, stačí pro vznik zpětné vazby jalový vazební odpor 10 000 megohmů. Vyčíslíme jaká kapacita má reaktanci této velikosti na př. při 1590 c/s, t. j. kruhovém kmitočtu 10 000:

$$C = 1/\omega R = 1/10\,000 \cdot 10\,000\,000\,000 = \\ = 10^{-14} \text{ faradu} = 0,01 \text{ pikofaradu.}$$

Tuto nepatrnu kapacitu mají dva polepy po 1 cm² ve vzdálenosti zhruba 10 centimetrů, je tedy vznik vazby snadný. A to jsme ještě volili poměrně nízký kmitočet.

Checene-li se tedy vyhnout komplikacím při stavbě citlivého zesilovače, je správné umístění a stínění obvodů a spojů důležitější, než se na první pohled zdá. Nedbání neznalost nezbytných ohledů je právě příčinou toho, že i obvody tak krotké, jakých při nízkých kmitočtech a odpovídavém zapojení používáme, mohou svého tvůrce důkladně potýrat. P.

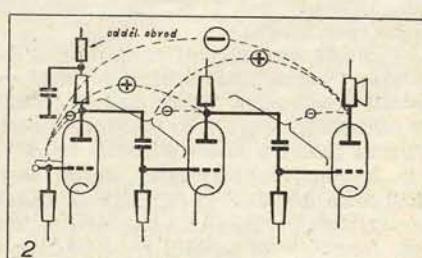
Obraz 2. Vyznačení druhů vazby, jaká může vzniknout mezi jednotlivými stupni odpovědného zesilovače. Silné čáry značí „živé“ spoje a součástky. Oddělovací obvod je nezbytný při napájení více než dvou stupňů ze společného zdroje, i když by nebylo nutné zapojovat jej pro filtrování anod. proudu (tedy i u přístrojů na baterie).





TŘÍLAMPOVKA NA SÍŤ S DVĚMA LADICÍMI OBVODY

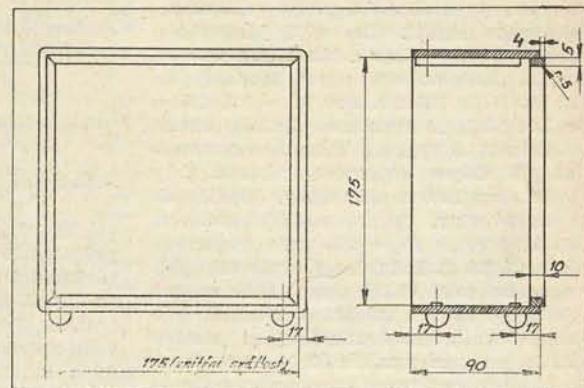Malý a lehký přijimač pro spolehlivý poslech i s náhražkovou anténou




Dobré vlastnosti a nízká cena činí z pentod RV12 P 2000 elektronku právem oblíbenou. K řadě přístrojů, které jsme touto elektronkou osadili, přinášíme dnes třílampovku trpasličích rozměrů pro jediný rozsah, s dobrým výkonem.

Požadavek větší selektivnosti, citlivosti a spolehlivé činnosti i při použití náhražkové antény vedl k použití vf stupně. Je obvykle zapojen, s pevnou induktivní vazbou, antenový obvod je připojen přes izolační kondensátor. Vazba vf stupně s detektorem je pro stisněné poměry a nestíněnou montáž poměrně volná, abychom se vyvarovali oscilaci vf stupně. Není zde tedy na místě t. zv. laděná anoda, která dává větší zesílení, vyžaduje však pečlivou montáž, dobré stínění a opatrné rozložení součástek.

Anodový obvod detektore je obvyklý, zpětná vazba nevyžaduje zvláštních úprav. Koncový stupeň je zapojen jako triodový, čímž získáme menší vnitřní odpór a tím lepší přednes hlubokých tónů a lepší přizpůsobení reproduktoru obyčejným výstupním transformátorem.

„Universální“ úprava je určena pro střídavý proud; pro stejnosměrný by místo žhavicího kondensátoru přišel odpor. Pro 120 V 1100 Ω , aspoň 6,5 W, pro 220 V 2400 ohmů aspoň 14 W. Odpory můžeme sestavit seriovým nebo paralelním spojením vhodných menších jednotek. Při dílčích odporech stejných sčítají se jejich výkonu při paralelním i seriovém spojení, takže na pr. 1100 ohmů získáme ze tří odporek 300 Ω a jednoho 200 Ω , spojených za sebe (v serii), pro výkon po 2 W, nebo ze 3 odporek po 5000 Ω a jednoho 30 000 ohmů, každý pro 2 W, spojených vedle sebe (paralelně).

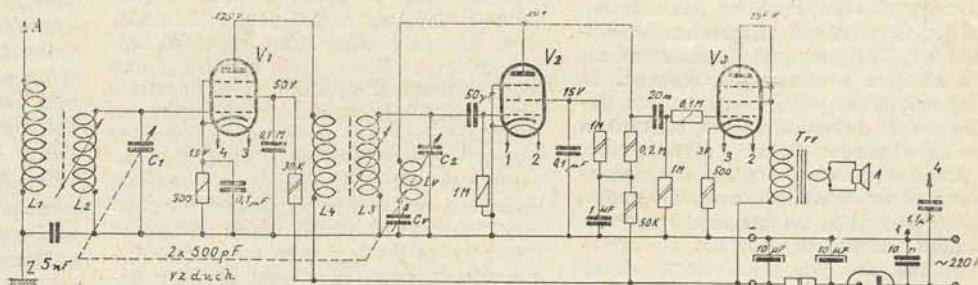V síťové usměrňovací části pracují dva selénové usměrňovače, které jsme si vyrobili rozebráním jedné modré tyčinky s označením 053/50, a rozdělením destiček na polovici. Místo původní modré folie, kterou jsme rozebraním zničili, nastrkali jsme destičky do pertinaxové trubičky vnitřního průměru 5,5 mm, kterou jsme pro lepší větrání prořízlí po délce, ale ne až do krajů. S jedné strany jsme zavrtali



kousek svorníku M 6 jako jeden vývod, s druhé strany byl podobný svorník, ale mezi ním a destičkami byl kousek pružiny z ocelového drátu asi o 0,6 mm, 6 závitů na průměru 3 mm, která destičky tlačí k sobě. Kladný pól je na straně nastíkané vrstvy destiček. Podrobné pojednání viz RA č. 5/1946, str. 110. Tím jsme získali dva usměrňovače, vhodné pro napětí 220 V a 10 mA usměrněného proudu, z jediného 500 V/5 mA. Kdo by si chtěl ušetřit tu trochu práce, kterou úprava žá-

dá, použije buď většího selenu pro 220 V a asi 20 mA, anebo dvou tyčinek 053/35, spojených paralelně, nebo konečně i dvou 053/50 taktéž spojených vedle sebe.

Cívky jsou v našem přístroji vinuty křížově na trubičkách prům. 10 mm, v nichž se šroubuje železová jádra prům. 7krát 10 mm (Palaba 6362+6364). Místo křížového vinutí stačí i vinutí t. zv. divoké, mezi čela, náražena na kostru. Je ovšem vhodné, když cívky L1 a L4 můžeme posouvat, abychom si nastavili vhodnou

Ačkoliv podrobně pročítám každé číslo Vašeho listu, ušla mi v 8. č. chyba v zapojení patice elektronky RL1P2, a teprve dopis, uveřejněný v č. 9, mě na ni přivedl tím, že zapojení v něm uvedené — není také správné.

Elektronka RL1P2 vznikla u fy Lorenz v r. 1944, a to jako zvláštní typ, určený pro německou kopii „Handie-Talkie“. Je to jen nepatrne poznamenaná elektronka RL2,4P2 též firmy. Ta má menší výšku baňky než ostatní elektronky řady 2,4 V. Zapojení patice v obrázku 1 je stejně jako na pr. RV2,4P700. Všimneme-li si jí důkladnější, vidíme, že anoda jest poměrně krátká a poněvadž Ik jest 11 mA a anodová ztráta 2 W, je vlákno uspřafádáno ve tvaru W, tedy čtyrnásobné. Celé vlákno je zapojeno v serii.

Elektronka RL1P2, obr. 2, má přesně touž konstrukci jako RL2,4P2 a jako „RL1“ je označena, proto že je u ní vyveden střed žhavicího vlákna. Aby nedošlo k záměnám a aby elektronka byla „universální“ je střed žhavení spojen uvnitř elektronky na třetí mísíku. Takto upravená elektronka může pracovat buď:

a) se žhavením 2,4 V, $I = 100 \pm 120$ mA při zapojení jako by to byla RL2,4P2. Anodová ztráta je 2 W.

b) se žhavením 1,2 V = 100 ± 120 mA, kdy je zapojena jen jedna polovina vlákna.


Jak je to doopravdy

Tedy žhavení je přivedeno jedním půlem na vývod G_s a druhý pól na jeden z obvyklých žhavicích vývodů. Anodová ztráta je asi 1 W a elektronka bývá užita jako vf. pentoda.

c) se žhavením 1,2 V = 200 ± 240 mA, kdy jsou zapojeny obě poloviny vlákna paralelně. Žhavicí napětí je připojeno jedním půlem zase na G_s, druhý pól je připojen na oba paralelně spojené střední kolíky patice. Anodová ztráta může být zase 2 W jako v případě a) — elektronka je použitelná jako koncový zesilovač. Vlákno tedy lze přepínat asi tak, jakoby na pr. u DLL21 nebo u některých amerických elektronek.

Zapojení v 8. č. RA tedy elektronce nijak neuškodilo, pracovala jen jedna polovina vlákna. Zato zapojení žhavení 1,2 V na oba střední vývody a odpojení G_s, jak je doporučováno v dopise z 9. č. RA, znamená podžhavení elektronky (muselo by být 2,4 V!). Ovšem ani toto není tragické, poněvadž asi nikdo nepoužil anodového napětí přes 50 V, a při takto sníženém anodovém napětí se ani při podžhavení elektronka nepoškodí. A tak mohou všichni, kdo si přístroj sestavili a použili té nebo oné rady — klidně spát.

A jak tedy elektronku zapojíme? Bude asi

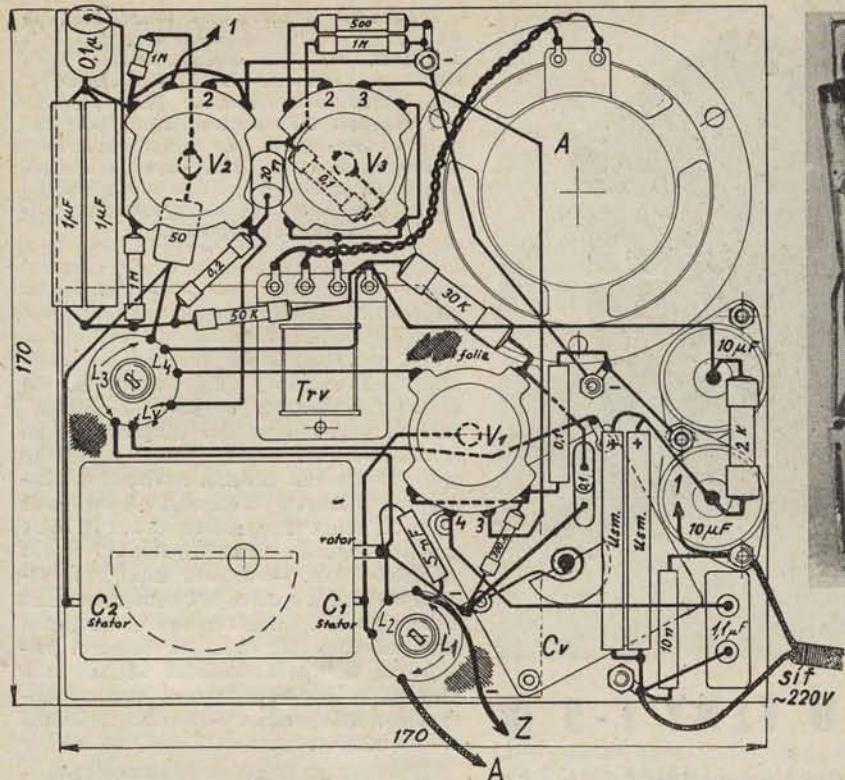

vzdálenost od L 2 resp. L 3. Lv je vždy těsně u ladící cívky L 3.

Místo této cívky se hodí i železová doladovací cívka pro odladěvač. U té však musíme dovinout L 4 a Lv, a to po 20 a 10 zář. drátu 0,15 až 0,2 na vinutí hlavní. Cívka L 1 je stejná jako dřívě, jen bez železového jádra, a upravíme ji tak, aby bylo lze ji oddalovat a přiblížovat k L 2. Je výhodné, můžeme-li to činit i při použití přístroje; pak odpadá nutnost zkraťovacího kondensátoru při výkonné anténě.

Hodnoty cívek: L 1 = antenní cívka s velkou indukčností, 200 závitů drátu 0,15 sm. + hedv., posuvná. — L 2 = L 3 = 120 záv. vf. kablíku asi $20 \times 0,05$ mm. — L 4 = 30 záv. drátu 0,15 mm. — Lv = 20

záv. drátu 0,15 mm. Cívky vinuty křížově na šíři 6–8 mm, vnitřní průměr 10 mm.

Výstupní transformátor: jádro průřezu asi 3 cm², okénko asi 2–3 cm², primár 3500 záv. drátu 0,1 mm, sekundár 75 záv. drátu 0,6–0,7 mm. Primární vinutí spolehlivě izolovat od sekundárního a prokládat asi po 500 záv. jemným papírem.

Celý přístroj je sestaven na překližkovém prkénku, které je zároveň přední stěnou a dá se vyndat z rámečkové skříně. Je žádoucí použít součásti co možná malých, ne však na úkor jejich kvality. To platí zejména o ladícím kondensátoru a reproduktoru. Rozložení součástí a spojování vidíme z plánu a snímku; jen trochu zkušeným pracovníkům tyto údaje postačí. Užíváme-li venkovní anteny, je

Snímky a výkresy přístroje pro amatérskou stavbu. Oříšek kreslených obrázků, to jest schema, výkres skříně a spojovací plánek, lze koupit ve větším měřítku, zčásti ve skutečné velikosti, v redakci t. i. za Kčs 16,—, poštovní výlohy Kčs 2,—.

někdy zapotřebí připojovat ji přes t. zv. zkracovací kondensátor o kapacitě 30 až 200 pF, jinak může nastati přetížení detekční elektr. příliš velkým signálem, tím kombinace mřížkové detekce s anodovou a zdánlivé dvojí ladění a ovšem mocné skreslení. Reproduktor použijeme samozřejmě co nejmenších rozměrů, při výběru dáváme však pozor na kvalitu výrobek se silným magnetem a tím s dobrou citlivostí.

Sladění můžeme provést buď jen indukčností v polovině rozsahu (Lipsko) nebo po přidání trimru 3–30 pF k detekčnímu obvodu doladit jím souběh na počátku a indukčnosti na konci rozsahu.

Ykón tohoto přístroje co do hlasitosti a přednesu závisí na jakosti reproduktoru a u dobrého typu zcela uspokojí. I s náhražkovou antenou zachytíme ve dne kromě místních dva až tři cizí vysílače, večer podle okolnosti až dvacet vzdálenějších. Přístroj na snímku nemá stupnice, můžeme však podložit knoflíky kotoučky černého kartonu a bělobou vyrysujeme pod ladící knoflík jednoduchou, zkusmo získanou stupnicí v kilocyklech, podle níž se snadno orientujeme při ladění. J. Roth.

na. Kterou polovinu si vyberete je Vaše věc, a až ta ztratí emisi, nebo dokončí svou životní pout' pak zapojíte druhou. Možná že si pak povzdechnete — „škoda, že to nejde u všech“ —. Nezapomeňte, aby kladný pól žhavení byl vždy připojen na G_s, při práci s tak malým anodovým napětím je to výhodné — mnohem lépe elektronka nasazuje oscilace.

A ještě pro naše „nevěříci“. Všechny elektronky řady 2,4 V, a i tato 1,2 V mají vlákna která svítí světle červeně. Zkuste třeba RL 2,4 P2 a uvidíte. A pak si přezkoušejte RL 1 P2.

Věřím, že takto bude konečně rozluštěna záhada okolo RL 1 P2. Já jsem rozluštění „ukořistil“ ještě za války. O „universální RL 1 P2“ byla zmínka v „Lorenz Nachrichten 1944/II“.


Srdcečně Vás zdravím Milan Mařík.


K diskusi o této zapeklité elektronce se ozvali ještě další přátelé našeho listu. Jejich příspěvky nepřesahly obsah dopisu, který otiskujeme, není proto třeba uvádět je také. Velmi si však ceníme pohotovosti a zájmu o správnost obsahu. Radioamatéra a všem, kdo tyto cenné vlastnosti spolupracovníka časopisu projevili, vyslovujeme upřímný dík.

Redakce.

— Přijímač bez kostry, spojů a objímek připravují pro jarní trh význační američtí výrobci. Odpor, kondensátor (?) a spoj těchto přístrojů budou „tištěny“ na keramických destičkách (jako u přijímače a vysílače pro t. zv. „Proximity fuse“, viz RA č. 5, str. 115) a vývody elektronek přímo nalepeny na příslušné místo. Destičky s jednotlivými obvody budou připevněny na stěny skřínky, čímž se kromě montáže současně zjednoduší opravy, protože postačí potom vyjmout celou vadnou část a nahradit novou. Cena a váha těchto přijímačů bude prý jen zlomek dnešní.

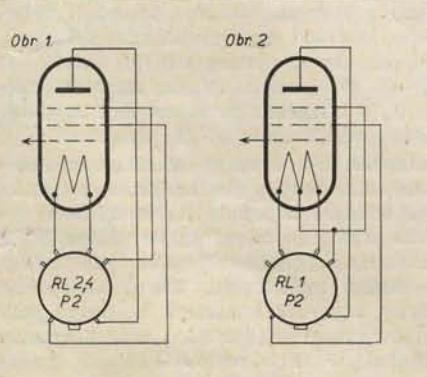— Za 45 dollarů (2250 Kčs) mohou si američtí radioamatéři koupit z armádního výprodeje přenosné radiové telefony Walkie-Talkie. Přístroje pracují na kmitočtech 28 až 52 Mc/s a mají prý dosah 15–30 km. — rn-



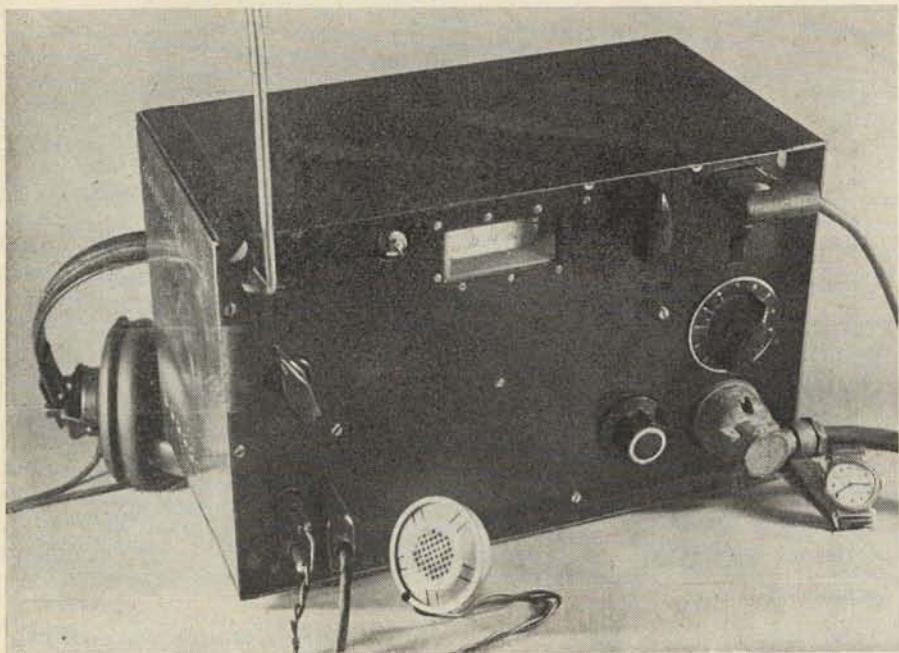

PŘIJIMAČ-VYSILAČ PRO VLNY 1-5 m

MUC Jaroslav STANĚK, OK2 EL

Na ultrakrátkých vlnách začíná v naší republice opět život. Brnění amatérů zapínají přístroje pro 5 m každou středu v 21 hod. SELČ a rovněž večery koncem týdne jsou dostaveníčkem čs. amatérů na ukv. (Pátek, sobota, neděle, vždy od 19.00 do 20.30 a od 22.00 do 24.00 SELČ, tedy zároveň s britskými amatéry.) Většina našich amatérů pracuje s menšími transceivery o dvou až třech elektronkách, kdežto větší přijimače i vysilače (zvláště pro kvalitní frekvenční modulaci) jsou dosud takřka úplně opomíjeny. Je to zajisté v souhlase s možnostmi a s provozními požadavky našich amatérů. Většinou se užívá těchto vysokých frekvencí pro dorozumívání v oblasti jednoho města a jen občas se někteří vypravují na hory, aby se pokusili zlomit čs. vzdálenostní rekord, a to obvykle rovněž s malým transcieverem.

Přístroj, jehož zapojení tentokrát přinášíme, je příkladem takového transceiveru pro město a můžeme skutečně prohlásit, že se neobýčejně osvědčí. Hned po zapojení pracoval bez vad v od 50...90 Mc/s, bez nutnosti jakékoliv změny. Rovněž v úpravě pro 2,5 a 1,25 m pracoval okamžitě naprostě spolehlivě. Při příjmu má nevýhodu v tom, že vyzařuje a ruší ostatní posluchače, a proto tam, kde to opravdu vadí, doporučujeme vložit mezi anténu a detektor vf zesilovač, třebas i neladěný. O zesílení nám v tomto stupni nejde, jen o nárazník mezi divoce kmitajícím detektorem a anténou. Použijeme-li vf zesilovače, bude nutné zvolit přepínač pro příjem — vysílání s více pólů. — To je jedna bolest našeho přístroje. Druhá a poslední spočívá ve výkonu oscilátoru, který se bude mnohým amatérům zdát malý. V této třídě transceiverů však je výstupní výkon slušný — asi 0,5 W. Pro provoz na 5-10 km po městě to stačí. Komu by se použití čtyř elektronek zdálo přepychem, nechť uváží, že žádná z nich není zbytečná. Jen se pěsťvědče, jak bude pěkná vaše modulovaná telegrafie, použi-

Transceiver s uhlíkovým mikrofonem, se sluchátky a s tyčkovou vertikální antenou $\lambda/4$, zasunutou přímo do antenní zdíky. Vedle zdíky pro uzemnění, trimr k ladění monitoru, dále vpravo řízení hlasitosti, zdíky pro klíč, pod nimi přepínač telegrafie-fonie, potenciometr k nastavení anod. napětí superreakčního detektora, pod ním přívod napětí z eliminátoru a náhon škály. Vlevo dole zdíky pro sluchátku a mikrofon, nad nimi přepínač pro příjem nebo vysílání.

padně nechť stočí ukv tlumivky jiným směrem. Nejkratší spoje jsou pro správnou funkci nutným předpokladem. Jestliže pak trioda nepracuje dobře jako oscilátor, změníme její mřížkový odpór od 10 k Ω do 50 k Ω (za kontrolu mřížkového proudu), antenní vazbu nebo ukv tlumivky. Cívka laděného obvodu budiž z holého měděného drátu 1-1,5 mm silného, navinutá na káliových běžných čtverhran. kostičkách ($d = 17$ mm). Pro rozsah 43...72 Mc/s a ladící kapacitu max. 20 pF má 7 závitů na délce 3 cm. — Antena může být tyčková vertikální o délce $\lambda/4$ nebo čtvrtvlnná Marconiho s dolním koncem uzemněným, napájená libovolně dlouhým budičem připojeným 31 cm od dolního konce, nebo konečně běžná jednodrárová vysílač antena pro delší pásmá — Hertzova, dlouhá 10, 20 nebo 40 m.

Při příjmu následuje za detektorem transformátor asi 1:3, za ním potenciometr k nastavení hlasitosti a vf zesilovač s elektronkou 6V6 (př. malá skleněná 6V6GT/G, nebo evropská EBL 21, EL 3 a pod.), jen katodové odpory je nutné změnit u evropských ekvivalentů na 150 až 250 Ω . Při vysílání se změní tento stupeň v modulátor (Heisinguv), buzený buď přímo uhlíkovým mikrofonem (s malým transformátorem 1/20 až 1/40) nebo krystalovým mikrofonem s náležitým předzesilovačem (EF12, EBC11 nebo pod.) anebo konečně k vysílání modulované telegrafie vf oscilátor s 6K7 (stejná data platí pro EF11, EF9 a pod.). Klíčování se děje v kathodovém okruhu této elektronky. Transformátor o třech vinutích, zde uvedený, má průřez jádra asi 2,5 cm², jeho anodové (ladící) vinutí má 1050 záv. drátu 0,2 mm, smalt, mřížkové (reakní) a vazební (k modulátoru) mají po 300 záv. drátu 0,12 smalt. Výšku tónu lze upravit změnou ladící kapacity 50 nF, avšak při dodržení uvedených hodnot je vyrobený tón (o kmitočtu asi 1000 c/s) velmi pěkný i doslova pronikavý a je to dokonce velmi přibližně sinusovka. Potenciometr 0,5 M Ω na výstupu vf oscilátoru nastavíme (jednou pro vždy) hloubku modulace na žádané procento, nejlépe kathodovým osciloskopem. Jestliže jsou stanice, s kterými hodláme pracovat, vybaveny rovněž superreakčními přijímači, dbáme, aby modulace nebyla hlubší než 60 až 80 procent (jinak skreslení příjmu). U telegrafie to ovšem není kritické, takže potenciometr 0,5 lze vynechat.

Jestliže při vysílání užíváme krystalového mikrofona s předzesilovačem (pentoda, trioda), zapojíme do anodového obvodu triody primář transformátoru 1/1 a sekundář připojíme (přes přepínače) k mřížce modulátoru. Stejně lze použít vazby odporové kapacitní a po případě triodu vynechat (s triodou značná rezerva zesílení). Jestliže naopak hodláme pracovat jen s uhlíkovým mikrofonem, stačí


zapojit místo transformátoru 1/1 převodní transformátor 1/20 až 1/40, a to bez předzesilovače, jak je to vyznačeno v našem plánu. Místo z mikrofonní baterie napájíme mikrofon napětím, vznikajícím na části kathodového odporu elektronky 6V6. Tento systém — uvedený v letošním Handbooru ARRL, je opravdu skvělým vyřešením problému mikrofonní baterie — sami jsme po vyzkoušení tohoto systému upustili od krystalového mikrofonu s předzesilovačem.

Posledním stupněm našeho transceiveru je *monitor*. Je to laděný diodový detektor s nf zesilovačem, uložený ve skřínce na opačném konci než ukv. oscilátor. Lze pro něj použít libovolné triody s diodou, na př. typu 75, 6R7 (pro tuto $R_k = 3500 \Omega$), EBC11, 3 ($R_k = 2500 \Omega$). Ladění monitoru provádime malým trimrem 30 pF, řízeným s čelné desky. Ladící cívka má přibližně stejnou hodnotu jako cívka v ukv. oscilátoru-detektoru a přesně nastavujeme její hodnotu stlačením nebo roztažením závitu tak, aby trimr překrýval bezpečně potřebné provozní pásma. Jestliže by byla hlasitost monitorování přílišná, můžeme ladit obvod monitoru prostě rozladit nebo lépe použít odporu R_m na výstupu monitoru (řádu $10^3 \dots 10^5 \Omega$, podle potřeby a libosti), nebo konečně řídit buzení monitorového nf zesilovače potenciometrem P_m (místo odporu 2,0). Je to však zbytečné. Při naladění monitoru na kmitočet ukv oscilátoru se ozve ve sluchátkách nosná vlna a modulace, velmi pěkně reprodukována. Jestliže bychom monitor nestimili od ukv oscilátoru, zachycoval by jeho ladící okruh příliš mnoho vf energie a kathodový osciloskop za monitorem by neúprosně odhalil skreslení, vznikající jen v monitoru. Proto rozhodně stiní a velikost vf napětí, nutného pro neskeslenou a dostačně silnou kontrolu modulace, nastaví délku „antenky“, vyčňávající ze stiněného monitoru. Jestliže by někdo nechtěl monitor dokonale stiní a spokojil se s uložením monitoru na opačný konec přístroje než ukv oscilátor (s osmi cívky mimoběžnými), nechť se aspoň přesvědčí, zda ladění monitoru nemá vliv na ukv oscilátor (absorpční kroužek nebo mnohem lépe kontrola mfížkového proudu v ukv oscilátoru). — O skreslení, vznikajícím v monitoru, to ovšem nic nepoví, zde je nutné vzít na pomoc alespoň osciloskop.

Přepinač pro vysílání - příjem je hvězdicový, a raději si pořídíme typ s rezervními póly, poněvadž možná jednou přece přidáme vf zjesilovač nebo jiný stupeň.

Mikrofonní transformátor T_2 se dá snadno vyrobít; průřez jádra $q = 2,5 \text{ cm}^2$, primár má 240 závitů drátu 0,2 (smalt), sekundár 4800 závitů drátu 0,1 (smalt). Jeho převod je 1/20; převod 1/40 je zbytečný. — Silné stanice lze poslouchat skvěle na reproduktor, připojený kmitací cívku na sekundár výstupního transformátoru elektronky 6V6. Při provozu s reproduktorem se však musíme vzdát monitorování, neboť mimo jiné komplikace narazíme na potíž s akustickou zpětnou vazbou.

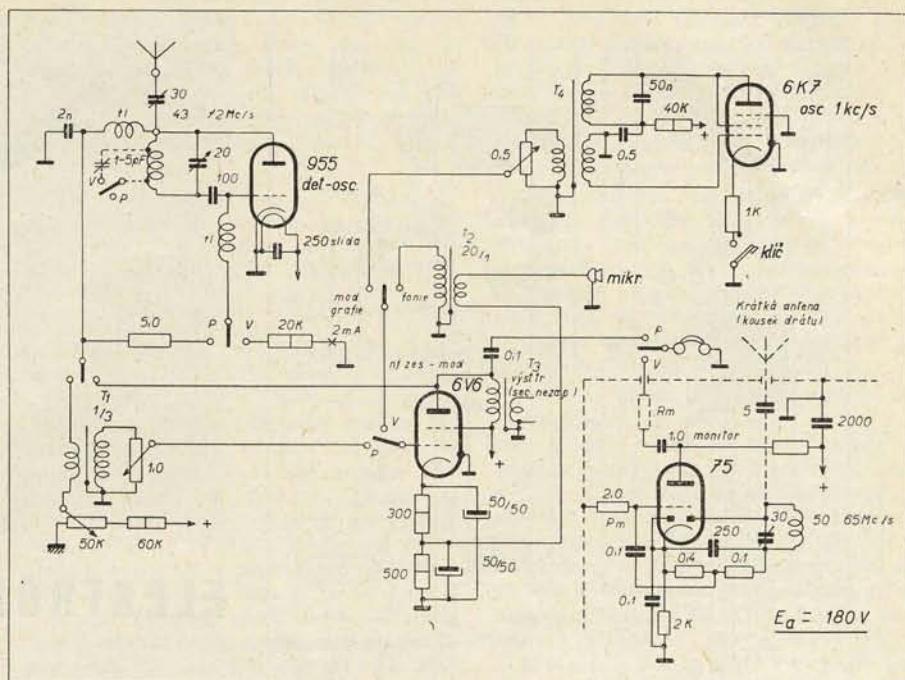Potenciometrem 50 k Ω pro řízení superreakce nastavíme nejnižší anodové napětí, při kterém bude detektor spolehlivě



superreakčně kmitat. Při příjmu slabých signálů, kde hladina poruch nevymizí, doporučujeme nastavovat hlasitost potenciometrem 1,0 M Ω na hodnotu co nejmenší, neboť tak velmi zlepšíme čitelnost signálů.

Přístroj ocechujeme buď jakýmkoliv vlnoměrem (zhruba i absorpčním) nebo signálním generátorem (tentoty nesmí pracovat až po 5 m, stačí subharmonické kmitočty) anebo primárně s pomocí Lecherových drátů. Ty vážeme induktivně s ladícím obvodem ukv oscilátoru cívečkou o dvou závitech a přibližně stejném průměru, jaký má ladící cívka (pozor na přílišnou vazbu!). Ke konci této vazební cívky připojíme Lecherovy dráty, t. j. dva rovnoběžné vodiče, asi 5 cm vzájemně vzdálené, dlouhé více než 5, raději 10 m. Oba dráty jsou holé a smýká se po nich 5 cm dlouhá spojka, v jejímž středu je případně vpojena žárovečka 2,5 V/0,1 A.

Při posouvání této spojky podél vodičů zjistíme při kmitajícím oscilátoru v průběhu vodičů body, v kterých žárovečka září maximálně nebo pohasiná, a které odpovídají napěťovým kmitáním nebo uzlům podél vodičů. Změříme-li vzdálost dvou sousedních minim svítivosti (přesněji než maxima), získáme přímo hodnotu vyráběné vlnové délky. Místo orientace podle žárovečky můžeme si všimmat mfížkového proudu ukv oscilátoru (stejně jako při měření absorpčním vlnoměrem). Měření s Lecherovými dráty ovšem slouží k ocechování absorpčního vlnoměru, neboť kmitočet oscilátoru se po odstranění drátů změní.

Známé posuvání frekvence u transceiveru směrem k vyšším hodnotám při každém přepnutí z příjmu na vysílání vyplývající ze změny anod. napětí), nezapomeneme nikdy opravit dodávkou o několik desetin Mc/s směrem k nižším kmitočtům (vyzkoušet posun až při provozu). Jinak se tento bývalý problém dá snadno vyřešit připojením velmi malé kapacity k části ladící cívky při přechodu

na vysílání. Tato přidavná kapacita musí být velmi malá, avšak také její přívody (přes přepinač!) musí být nejkratší. Ve vojenských transceiverech bývá k tomuto účelu použito samostatného přepínače, ovládaného relátkem. Jako malá nastavitelná kapacita zde vyhovuje na příklad trimr s dvěma statory a nevyvedeným rotorem (jakýsi miniaturní split-stator).



Rozdělení vysokých kmitočtů

Jak je známo, používáme v běžných případech rozdělení na tak zv. nízké a vysoké kmitočty, nf a vf, při čemž první rozumíme kmitočty tónové, druhými radiové. Oblasti se však jednak přesahují (na př. ultrafrekvenční tóny zahrnují do oblasti radiofrekvenční), jednak vzniklo v poslední válce tak rozsáhlé použití dalších vyšších spekter elektromagnetických vln s vlastnostmi tak nápadně odlišnými, že se dosavadní označování stalo nevýstižným a příliš hrubým. V anglicky psané literatuře nacházíme proto řadu znaků, jako V.H.F., U.H.F. atd., jež jsou označením normovaným podle tohoto přehledu:

Třída	Zkratka	Kmitočet	Vlna
Very low (velmi nízký)	V. L. F.	pod 30 kc/s	nad 10 000 m
Low (nízký)	L. F.	30-300 kc/s	1 000-10 000 m
Medium (střední)	M. f.	300-3000 kc/s	100-1 000 m
High (vysoký)	H. F.	3-30 Mc/s	10-100 m
Very high (velmi vysoký)	V. H. F.	30-300 Mc/s	1-10 m
Ultra high (ultra)	U. H. F.	300-3 000 Mc/s	10-100 cm
Super high (super)	S. H. F.	30 000 Mc/s	1-10 cm

České významy a zkratky, uvedené v závorkách pod významy anglickými, bude patrně účelně používat jako jejich české náhrady do té doby, než bude u nás normováno po případě jiné, účelnější označení.

P.

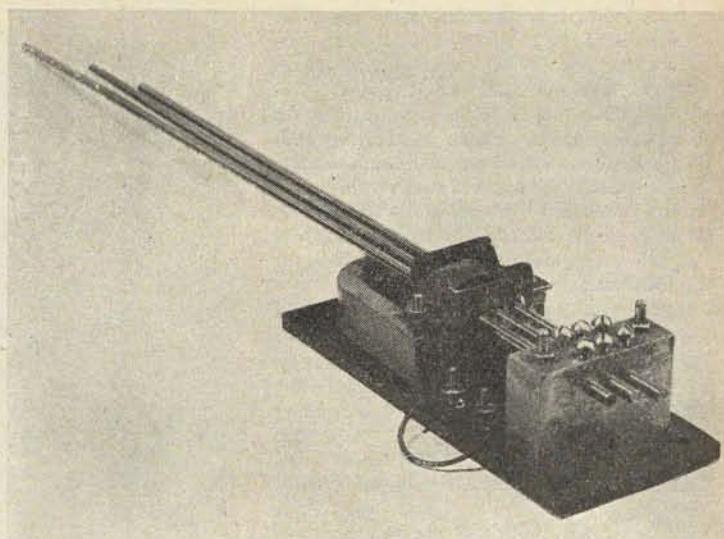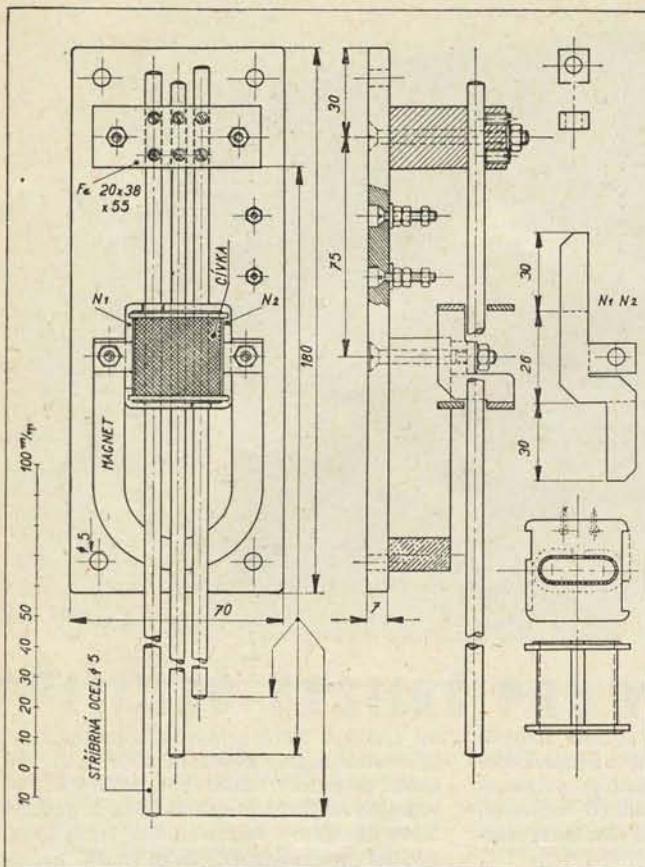

ELEKTROMAGNETICKÝ ZVON

Náčrt konstrukce gongu. Vlevo sestavení, vpravo rozvinuté nástavky a kostra pro cívku.

Na délce tyče závisí výška tónu, jak uvedeme dále. Cívka je vyložena isol. papírem a ovinuta drátem 0,1 mm. Prokládáme po vrstvách asi s 500 závity a cívku navineme plnou, aby se bezpečně vešla mezi nástavky. Tyče upevnějeme tak, aby mezi nimi vznikla mezera aspoň 2 mm, jinak by bylo obtížné klepat na ně prsty. Vývody cívky jsou zesíleny kablíky a připojeny na svorky gongu, které po jeho upevnění na př. na zeď nad zesilovač spojíme se vstupem pro gramofon nebo se vstupem zvláštním, o citlivosti asi 0,1 V pro plný výkon. Není-li spojení příliš dlouhé, nemusí být stíněno. Kovové části gongu spojíme s tím přívodem k zesilovači, který je připojen na kostru zesilovače. Zvuk vytváříme poklepem prsty na tyč pod magnetem, směrem k volným koncům. Po několika zkouškách snadno vymědáme nejhodnější místo a způsob. Zvuk je přijemný, zvláště jsou-li tyče dobře sladěny do akordu, o čemž ještě pojednáme. Zvláště bohaté kombinace získáme, vejďou-li se nám do magnetu tyče čtyři. Jinak je stavba docela prostá a vyžaduje jen trochu vrtání, pilování a pak vinutí cívky, které snadno dokážeme i s navíječkou improvisovanou z vrtačky nebo pod.

Nejjednodušší prací je ladění. Na rozdíl od strun není kmitočet základního tónu příčně kmitajících tyčí přímo závislý na délce, nýbrž na jejím čtverci podle vzorce (Dr Fr. Nachtikal, Technická fysika, II. vyd., str. 234):

$$f = \frac{m^2 \rho}{2 \pi l^2} \sqrt{\frac{E}{s}}$$

f je kmitočet v cyklech za vteřinu,

m je koef. jisté rovnice, který pro základní tón a tyč na jednom konci upevněnou činí 1,8751, pro první svrchní tón 4,6947, pro druhý 7,8584 atd.

ρ je poloměr setrvačnosti průřezu tyče, pro tyč válcovou je $\rho = r/2$, polovice geometrického poloměru tyče, v cm,

l je délka tyče v cm,

E je modul pružnosti materiálu tyče, t. j. síla, která by protáhla tyč o průřezu 1 cm na dvojnásobnou délku, kdyby ovšem materiál dvojnásobně protažení

Namísto tradičního divadelního zvonku, který svolává obecenstvo, slýcháme v městských kinech příjemný a měkký zvuk gongu, který zaznívá z reproduktoru za plátnem. V Praze u vinohradské vodárny je na jedné z nejsmělejších konstrukcí chrámových věží místo zvonů několik reproduktoru, z nichž zazní každou hodinu široko daleko slyšitelná zvonková hra, zesílená z nástroje docela malého. Skutečným zdrojem tónu téhoto zařízení není jaký skutečný gong, nýbrž docela prostý přístroj, který mechanické kmity vhodného tělesa mění přímo v elektrické napětí pro zesilovač. Je tomu podobně jako u ptenosky, kterou předcházelo zařízení podstatně primativnější. Když se v našem rozhlasu začala vysílat před více než dvaceti lety gramofonová hudba, dalo se to přehraváním desek kufřkovým gramofonem do mikrofonu. Velmi brzy byla však akustická okluka vypuštěna, protože vnášela značné skreslení a pracovala se zbytečnou malou citlivostí. Tak vznikla ptenoska, která mění výchylky drážky přímo v elektrické napětí. Tento způsob se pak rozšířil do všech případů, kde šlo o jiný zdroj tónového napěti než sám zvuk, a tak vznikly různé sirény, ladičkové a mikrofonní generátory atd. Sem patří také elektromagnetický gong, který jsme se strojili a vyzkoušeli a jehož popisu mohou použít zájemci k doplnění malých rozhlasových aparatur v ochotnických divadelních sálech a podobně.

Podstatou jsou znějící tyče z oceli, které po úderu přičně chvějí. Tím v rytinu chvění kolísá magnetický odpor mezi nástavky, připojenými k stálemu magnetu. Nástavky mají vloženou cívku s množstvím závitů jemného drátu. Při

snesl bez přetržení; výjádřená v dyn/cm², nikoliv jako ve strojníctví v kg/cm² (pro ocel okrouhlé 2 · 10²). s je hustota materiálu tyče (pro ocel 7,8).

π je Ludolfovou číslo, 3,141...

Dosazením za m , p , 2π , E a s a stažením v jediný činitel dojdeme ke zjednodušenému vzorci, který platí pro základní tón válcové ocelové tyče o poloměru r cm a délce l cm, upevněné na jednom konci:

$$f = 1428000 \cdot r/l^2.$$

Jako příklad vypočteme základní tón tyče uvedených vlastností o průměru 5 mm ($r = 0,25$ cm) a délce 50 cm:

$$f = 1428000 \cdot 0,25/2500 = 142,8 \text{ c/s.}$$

V předchozím odstavci jsme uvedli hodnoty součiniteli m pro druhý a třetí svrchní tón. Vypočteme-li dvojmoci jednotlivých hodnot:

$$3,517 : 22,05 : 61,5;$$

vidíme, že stojí k sobě v poměrech

$$1 : 6,27 : 17,55.$$

Fyzikální teorie hudby udává, že tóny tvoří libozvuk jen tehdy, jsou-li jejich kmitočty v poměru malých celých čísel. Zde nejsou čísla ani malá, ani celistvá, a proto příčně kmitající tyč není zdrojem libozvučného tónu. Na štěsti však jsou vyšší tóny u tyče tenkých a dlouhých poměrně slabé a dávají tónu tyče zvuk, podobný hlasu zvonů, které jsou jako resonátory podobně složitými zdroji.

Jde nyní o to, jaké tóny volit pro trojici nebo čtveřici tyčí. Z hudby zase známe dvojí akordy: terckvintový a kvartsexrový, a to buď tvrdý (dur) nebo měkký (moll). Nejste-li odborníky, požádejte známého, aby vám je zahrál na svůj nástroj, a vyberte sami, který se pro daný účel nejlépe hodí. Jen pro letmé poučení: kvartsexrový akord tvrdý zní vesele a slavnostně, měkký poněkud přítlumuje slavnostní ráz, jemu je blízký terckvint tvrdý, kdežto měkký zní melancholicky. Máme-li tyče čtyři, první a čtvrtá s kmitočty 1:2, t. j. oktáva, můžeme z jediného akordu vykouzlit takové množství hudebních kombinací, že stačí pro celou písni (z kvartsexrového na př. Jede, jede poštovský panáček...).

Aby neměli konstruktéři příliš mnoho práce, uvádíme v další tabulce vzájemné poměry kmitočtů a příslušné délky tyčí.

vztažené k nejdelší tyči délky 1. Projinou délku snadno vypočteme délky ostatní. Nastavením podle výpočtu si usnadníme ladění, které vzhledem ke složitosti tónu tyče není snadné ani pro hudebníka, není-li cvičen na složené tóny mírně disharmonické, jako je to zde.

Akord	Poměr kmitočtů	Poměr délek tyčí
Terckvint dur	1: 1,25 : 1,5 (2)	1:0,895:0,817 (:0,707)
Terckvint moll	1: 1,20 : 1,5 (2)	1:0,913:0,817 (:0,707)
Kvartsex sexta	1: 1,333 : 1,6 (2)	1:0,867:0,791 (:0,707)
Kvartsex sexta	1: 1,333:1,666 (2)	1:0,867:0,775 (:0,707)
	moll	3: 4 5 (:6)

Z tabulky vidíme, jak malé rozdíly délek působí značně rozdíly kmitočtů, a proto zde ladění není tak snadné, jako třeba u strunných nástrojů napínáním strun za stálé kontroly (ta zde chybí nevítice). Proto je výhodné, můžeme-li délky předem vypočítat a přesně nastavit. Rozdíly, které zbudou, bývají u homogenní a přesně broušené oceli malé. Zkoušeli jsme je odstranit dodařováním podle oscilografu tak, že jsme připojili gong na jeho vstup a snažili se dosáhnout při jednotlivých tyčích celistvý počet stojících sinusovek obrázku, jak je udávají čísla v druhém sloupci tabulky. Jde to velmi dobře při tvrdém terckvintu a měkkém kvartsextu, kde musíme hlídat poměrně malý počet vlnek (4, 5 a 6 nebo 3, 4 a 5). Při ostatních dvou akordech jsme se práce vzdali pro přílišný počet vln, ač i zde by se při troše cviku a s dobrým přibližným naladěním podařilo. Ladíme tak, že klepeme na nejdelší tyč a nastavíme na př. při měkkém kvartsextu generátor časové základny tak, aby se na stínitku bez synchronizace zastavily tři celé sinusovky. Pak klepneme na další tyč, a tu se mají na stínitku zastavit čtyři vlnky. Pohybují-li se směrem doprava, je kmitočet tyče druhé vůči první příliš nízký a musíme ji tedy o něco zkrátit, a naopak. Při tom občas kontrolujeme kmitočet generátoru čas. základny, zda při klepnutí na první tyč jsou tam stále tři stojící vlnky, a jen když to není splněno, opravme nastavení čas. základny. Je to způsob poněkud nezvyklý a cvičený ladič s jemným sluchem by se nám možná vysmál, je však výhodné, že právě zde jemný sluch nepotřebujeme.

Jelikož vývojové práce pro nepředvídané obtíže trvaly přes dva roky, došlo k hromadné výrobě a k válečnému nasazení až začátkem roku 1944. Základ zařízení tvořila osvědčená 1000 kg bomba GB-4. Do zadní části trupu byla umístována přijímací souprava pro řízení bomby, zatím co televizní vysílač byl umístěn v ocelovém krytu pod trupem, aby vrtule nestínila optiku snímacího ikonoskopu. V letadle, které neslo bomby, byla umístěna souprava pro dálkové řízení a televizní přijímač. Letadlo doprovádilo létařící bomby do blízkosti cíle, vypustilo je a druhý pilot řídil potom radiowými signály podle obrázku na obrazové elektronice své přijímací soupravy další let bomby na vyhlédnutý cíl. O přesnosti a účinnosti tohoto způsobu bombardování svědčil německý válečný přístav Helgoland, který byl prvním a potom trvalým cílem těchto útoků.

Podle informační služby RCA došlo k prvnímu „mřovému“ použití tohoto zařízení při pokusu s atom. pumou. Admirálita použila těchto přístrojů pro pozorování dějů uvnitř radioaktivního mraku, který se vytvořil nad místem výbuchu. Do dvou dálkově řízených letadel byly namontovány vždy dva vysílače tak, že snímací zařízení jednoho pozorovalo okolí, zatím co druhý ikonoskop zachycoval údaje různých měřicích přístrojů na rozvodné desce. Letadla byla řízena z aeroportu letounu, který létal v uctivé vzdálenosti od radioaktivního mraku. Televizní přijímače byly umístěny na všech pozorovacích lodích, takže přímé pozorování průběhu pokusu bylo umožněno nejen celému štábmu vědeckých pracovníků a velkým důstojníkům, ale i novinářům a cizím pozorovatelem. Je zajímavé, že proti všeobecnému očekávání radioaktivita mraku vůbec nerušila příjem.


O. Horna.

BOMBY

řízené televizi

Uvolňování válečných tajemství spojeneckými údady přináší technikům stále řadu překvapení. V červencovém čísle Proceedings of the I. R. E. uveřejnil C. J. Marshall a L. Kitz vylíčení vývoje nejdůležitějších součástí televizního zaměřovače, obávané a vysoko účinně spojenecké tajně zbraně, tak zv. radě řízené létající bomby.

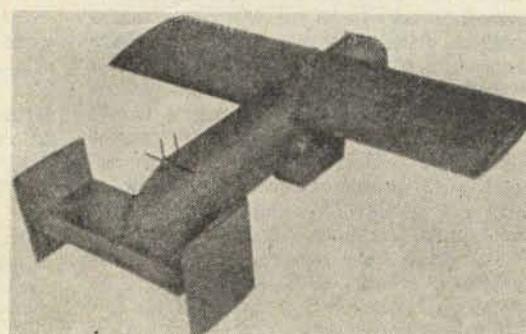Již před vstupem USA do války bylo možno sestrojit zařízení, které umožnila bezdrátově řídit i na velikou dálku tanky, lodi, letadla a letadlům podobně bomby.



Hromadnému použití hlavně ve válečném letectvu však vadilo, že nebyla dosud spolehlivě vyřešena otázka přesných a samočinných navigačních přístrojů, které by mohly nahradit pilotův zrak v obyčejném


OSVĚDČENÁ ZAPOJENÍ

STANDARDNÍ SUPERHET s indikátorem- pentodou EFM...

Zapojení s hodnotami součástí. Otisk na formátu A3 lze koupit v redakci t. l. za Kčs 10,-, poštovní výlohy Kčs 2,-.

Na rozdíl od běžných indikátorů AM2, EM4, EM11 a j., které jsou dnes snad ještě vzácnější než „bílá vrána“ AL4, je mezi amatéry dostatek elektronek EFM11. Je to, jak víme, ladící indikátor, sdrobený s nf pentodou, kde k řízení elektronového toku na světélkující střítko využíváme napětí stínici mřížky. Vysvětlíme především její činnost. Přes regulátor hlasitosti přichází na řídicí mřížku pentodové části EFM nf napětí, od něhož je stejnosměrné napětí vzniklé usměrněním nosného signálu v diodě, odděleno kondensátorem $20 \text{ nF} = 20000 \text{ pF}$. Toto napětí zesiřuje pentodová část elektronky EFM, z jejíž anody jde přes obvyklý vazební kondensátor na řídicí mřížku elektronky koncové. Kromě toho však dostává mřížka pentody v EFM vyfiltrované napětí stejněsměrně, o něž jsme se prve zmínilí, které jde přes dva odpory po 1 MO ; první působí jako filtrační spolu s kondensátem $0.1 \mu\text{F}$, druhý jako mřížkový svod EFM. Toto napětí je úměrné napětí nosného kmitočtu, a je tak polarisováno, že jeho záporný pól je na řídicí mřížce EFM. Když tedy zachytíme silný signál, vznikne značné řídicí napětí, které posune pracovní bod na mřížkové charakteristice EFM značně doleva, do oblasti malé strmosti, a elektronka zesiřuje méně. Totéž činí řízení vf. stupňů, jež je, jako obvykle, odvozeno usměrněním napětí na primární části druhého mf transformátoru. Zde jsou tedy řízeny tři zesiřovací stupně přijimače, a z nich dokonce jeden až za místem, kde řídicí napětí vzniká. Řízení na třech stupních je velmi účinné a protože zasahuje i část za posledním mf stupněm, může dokonce dosáhnout takového stupně, že vskutku silně i slabé stanice hrají stejně hlasitě, neboť celá silnější slaběji než slabé.

Toto řízení prvního tónového stupně není

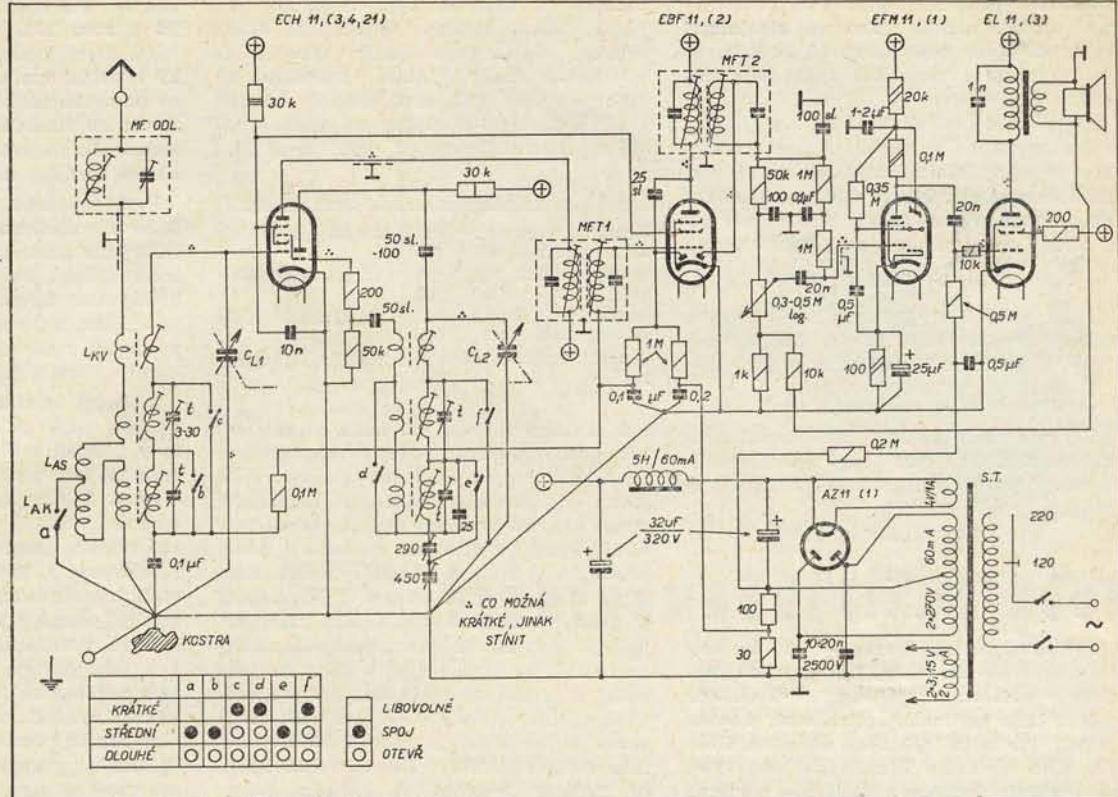

ovšem hlavním účelem: regulační napětí vedeme na EFM proto, abychom dosáhli proměnného emisního proudu a tím i proměnného napětí na stínici mřížce. Přijde-li silný signál, dostane řídicí mřížka značně záporné napětí a klesne jak proud anodový, tak proud stínici mřížky. Pak ovšem napětí na stínici mřížce stoupne a protože je tato mřížka spojena s odchylovacími křidélky indikátorové části, nastane totéž, co se při silném signálu děje u obyčejného indikátoru: světélkující křidélka se roze-

vrou, a úhlem rozevření udávají jak sílu stanice, tak postup ladění. Na rozdíl od samostatných indikátorů má však EFM podstatně menší citlivost. Je to způsobeno tím, že napětí na stínici mřížce nemůže kolísat tak mocně při změnách napětí mřížky, neboť s ohledem na nutnost zesilovat bez přílišného skreslení elektronka má strmost povoleně proměnnou a teprve značné napětí způsobí uzavření křidélek.

Presto je u této elektronky skreslení větší než u jiných pentod, a proto dopo-


Výpočet „žhavicího“ kondensátoru

Upřístrojů bez síťového transformátoru, přibuzných s t. zv. universál. přijimači, používají radioamatérů v poslední době kondensátoru namísto předřadného odporu ve žhavicím obvodu. Výhodou je, že kondensátor nespotevovává energii a nevytápe zbytečně vnitřek přístroje, zpravidla dosíti stěsnaného. Nevhodou je nemožnost použití na stejnosměrný proud. — Na rozdíl od odporu žhavicího, kde se napětí na vláknech a na odporu sčítá obyčejně, je u kondensátoru přehlednost a výpočet ztěžen tím, že napětí vláken (ohmický odpor) předbíhá časově napětí na kondensátoru (kapacita) o čtvrt periody, anebo vektory, znázorňující tato napětí, stojí na sebe kolmo. Výpočet podle vzorce v závorce na připojeném obr. není nesnadný, snazší je však řešení grafické.

Na průměru naneseme délku, která odpovídá síťovému napětí E_s třeba tak, že položíme 1 mm rovný 1 voltu. Na př. pro 120 V naneseme tedy 120 mm. Rozpůlím ji a ze středu opíšeme kruhový oblouk, který bude procházet oběma konci úsečky. Je to tedy kružnice nad úsečkou E_s jako průměrem. Pak sečteme všechna žhavicí napětí elektronek (jsou spojeny za sebou a ovšem musí mít stejný žhavicí proud)

a dostaneme napětí E_z . Délku, která odpovídá E_z , vezmeme do kružítka, a opíšeme z jednoho koncového bodu úsečky E_s kruhový oblouk, kterým jej přetneme. Délka spojnice tohoto průsečku s druhým koncovým bodem úsečky E_s odpovídá napětí na kondensátoru, E_c , zase ve stejném mřížku, a stojí kolmo na E_z . Z hodnoty E_c , ovšemže ve voltech, vypočteme kapacitu v mikrofaradech pro st proud 50 per. podle upraveného vzorce, uvedeného rovněž v obrázku. Výpočet je snadný, je v něm jen dělení nebo násobení, které zvláště rychle dokážeme na logaritmickém pravítku. Grafická konstrukce E_c je dětskou hříčkou i pro toho, kdo už dávno zapomněl odmocňovat.

M. Š.

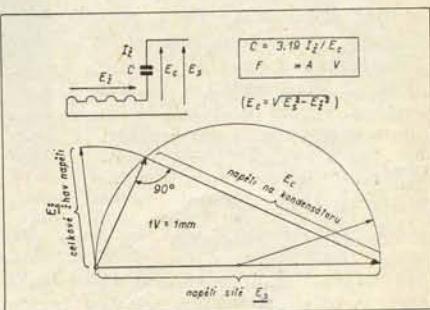

ručují výrobci použít napěťové zpětné vazby, zapojené ze sekundáru výstupního transformátoru způsobem, naznačeným ve schématu. Přes odpor $10\text{ k}\Omega$ jde výstupní napětí na odpor $1\text{ k}\Omega$, zařazený v serii s regulátorem hlasitosti. Tato úprava má tu přednost, že zahrnuje oba tónové stupně a že stupeň zpětné vazby klesá (a tím zisk stoupá), vytáčíme-li regulátor hlasitosti nahoru. To činíme právě u slabých signálů, kdy tedy větší zisk potřebujeme. Protože napěťová zpětná vazba také zmenšuje vnitřní odpor stupně a tím zvětšuje citlivost na nedostatečnou filtraci napájecího proudu, je tu na rozdíl od běžných úprav anodový obvod koncové elektronky napojen až za filtrační tlumivku, která je také vyměřena na celkový anodový proud přístroje. Mřížkové napětí pro koncovou elektronku vzniká na odporu 130 ohmů , z toho část na odporu 30 ohmů je předpětím pro mf elektronky a zároveň tam poněkud zpožděuje nasazení automatiky.

Jediná zvláštnost ve vstupním obvodu je doplnění antenových těsně vázanych cívek, jak je mají běžné tovární výrobky, doplněním cívkami L_{AS} a L_{AD} , které mají za účel posunout rezonanci antenového obvodu nad příslušné rozsahy, směrem k dlouhým vlnám, a tím dosáhnout rovnoměrnější vazby s antenou. L_{AS} má asi 200 závitů drátu $0,15\text{ mm}$, na běžném železovém jádru o průměru 10 mm , nebo asi 300 na průměru 7 mm , podobně L_{AD} má z drátu $0,1\text{ mm}$ 500 resp. 650 závitů. Počet závitů není příliš kritický, jen je zapotřebí, aby vlastní kmitočet obvodu antena-cívka nespadal do příslušného rozsahu, takže by způsobil po případě nežádáne zesílení místního vysílače. Uvedené cívky mohou po případě odpadnout, mívají však pozorovatelný zlepšující vliv na činnost přístroje po stránce hvizdů.


V oscilátoru máme svedeny vazební cívky, jež jsou zařadeny v obvodu mřížky oscilátorové triody, nikoliv na zemi, nýbrž na společný bod mezi cívkami ladicími a paddingovými kondensátory. Tím zvětšujeme zpětnou vazbu, takže leckdy může dlouhovlnná část vazební cívky odpadnout. Střední a dlouhé vlny mají na vstupních i oscilátorových ladicích cívkách dodačovací kondensátory s konečnou kapacitou 20 až 30 pF , dlouhovlnná cívka oscilátoru vyžaduje kromě toho zpravidla doplnění pevným kondensátorem asi 25 pF . Jinak je zapojení přístroje snadné a prosté a činnost, kterou jsme ověřili na př. v 1. č. Radioamatéra roč. 1941, velice dobrá.

Dvě zajímavá zapojení

tónová clona a elektronkový bzučák

V článku L. Wortmana (Radio Craft, 1946) o tónových clonách jsme nalezli nové zapojení korekčního obvodu pro zdůraznění i zeslabení výšek (obrazec 1). Celý obvod se skládá z log. potenciometru $0,5\text{ MO}$, odporu $250\text{ k}\Omega$ a kondensátoru 5 nF . Je-li běžec potenciometru na horním konci, je kapacita paralelně k odporu $250\text{ k}\Omega$ a obvod přidává výšky. — Sjedeme-li běžcem k uzemněnému konci je kapacita paralelně k odporu předchozího stupně (většinou anodový odpor předchozí pentody a obvod zeslabuje vysoké kmitočty). Jedním potenciometrem řídíme tedy plynule ve velmi širokém rozsahu průběh frekvenční charakteristiky při vysokých frekvencích.

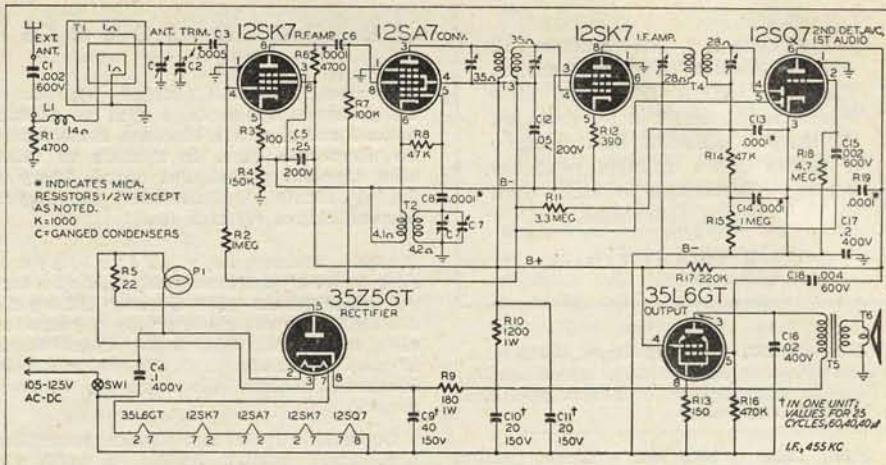
V témež časopise je také zapojení skutečně nejjednoduššího tónového generátoru pro



Superhet BELMONT RADIO

Američtí výrobci rozhlasových přijimačů mají chvályhodný zvuk. Současně s uvedením nového přijimače na trh dají radiotechnický časopisům k otištění jeho schéma se všemi hodnotami, jakož i návod k opravě a sladění. Ani za jeden z přístrojů, jehož schéma se nám tímto způsobem dostalo do ruky, nemusí se skutečně jeho tvůrci stydět. Ač jsou to vesměs superhety se čtyřmi až pěti elektronkami, v jejichž zapojení se dnes zdánlivě nedá mnoho zlepšovat nebo měnit, má každý přístroj přece řadu drobných, ale významných zdokonalení, jež výmluvně svědčí o péči a rozvaze, s jakou byl vyroben. Tentokrát si prohlédneme superhet firmy Belmont Radio, model 6D11/A, který svým vybavením (reproduktořem $\varnothing 20\text{ cm}$ a tlačítkové mechanické ladění pro šest stanic) patří do výši

učení morseových značek („elektronkový bzučák“). Jak vidíte na schématu 2, pentoda 6J7 je zapojena jako transitronový oscilátor s frekvencí asi $800-1000\text{ c/s}$ a se sluchátkovým výstupem. Oscilátor dává dostatečné napětí na sluchátkách (asi 1 V) již při anodovém napětí 3 V a mřížkové 6 V , takže jako anodový zdroj mohou sloužit dvě kulaté baterie nebo usměrněné (suchým článkem) žhavicí napětí elektronky. -rn-

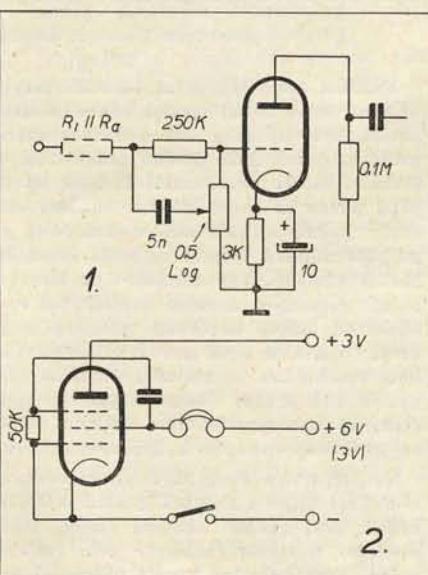

cenové třídy amerických přijimačů (20 až 28 dolarů).

Přístroj má pět zesilovacích elektronek, z nichž první, pentoda 12SK7, pracuje jako vf vstupní zesilovač, jehož hlavním úkolem je zeslabit šumový odpor směšovače (50 až 60 kilohmů) a tak zajistit čistý příjem i při použití rámové antény. Zesílení tohoto stupně nemusí proto být větší než 10–20 a proto stačí odporová vazba se směšovačem, který má obvyklé zapojení pro pentagrid 12SA7. Za povšimnutí stojí, že kathodové odpory vf a mf zesilovačů nejsou blokovány, čímž v těchto stupních vzniká záporná zpětná vazba. Jednoduchým výpočtem zjistíme, že celková ztráta zesílení činí jen 6 dB , což při nadbytečné citlivosti zesilovače přístroji nevadí, hlavně proto, že mezi přijatelného poslechu je u běžných přijimačů a anten asi 10 mikrovoltů vstupní napětí a slabší signály zaniknou ve statických a atmosférických poruchách. Takto ušetříme dva kondensátory a práci s jejich montáží, a nadto poněkud zlepšíme selektivitu přístroje, protože negativní zpětnou vazbou stoupne vnitřní odpor (800 $\text{k}\Omega$) mf pentody a tím se zmenší tlumení druhého mf transformátoru. Zajímavým způsobem je řešeno zpoždění samočinného řízení citlivosti. Napětí pro automatiku se odebrá z obvodu detekční diody (odpor R14), ale za filtrování odporu R11 je připojená druhá dioda elektronky 12SQ7. Diódou přestavá však téci proud až při záporném předpěti asi 1.5 V (viz FRZ II., odst. IV. 7.); do tohoto okamžiku je její odpor malý proti odporu R11 (3,3 megohmu) a představuje prakticky zkrat pro napětí automatiky. Teprve přesáhne-li záporné předpěti pro AVC tuto hodnotu, přestane proud diodou téci, její odpor se zvětší proti odporu R11 a automatika začne působit. Zajímavé je též, že kostra přístroje, ač nemá transformátor, není vodivě spojena se sítí. Uzemněny jsou na ní jenom vstupní a oscilační obvod a kovová stínící elektronka. Odstraní se tím nevýhoda všech tak zv. universálních přijimačů, totiž nebezpečí úrazu sítovým napětím při zkouškách a opravách, aniž se zhorší jeho stabilita. K bezpečnosti přispívá těž odpor R4, který stále výběží kondensátor C17, spojující zápornou větev přijimače s kostrou, takže nám jeho náboj nemůže udělit při dotyku nebezpečnou (a někdy nebezpečnou) „ránu“. (Schema z Radio Craft, June 1946)

O. Horna.

V 8. čísle t. l. jsme zaznamenali uvedení sovětských gramofonových desek na zdejší trh. Jako jisté mnozí naši čtenáři, i my jsme od té doby vyslechli další ukázky z tohoto obooru kulturní produkce SSSR, a přinášíme o nich dnes zprávu podrobnou.

Píše Václav FIALA

17 232 — 17 233, Mussorgskij: „Chov a něčina“,arie Šaklovitého. Zpívá Andrej Ivanov s doprovodem orchestru pod řízením N. S. Golovanova.

Psali jsme o této opeře Mussorgského v minulém ročníku „Radioamatér“. Na desce je zachycena aria „Ty, strélecko gnězdo, ty, ruskij ljud, pora ně dremlet“ a deska byla věnu vydána v době, kdy čas nespal, nýbrž hřměl nad obrovskou Rusí jízdou tanků a souborem děl. V tomto arcidile poznáváme druhou tvář Modesta Mussorgského, velkého tragika, prožívajícího se svým lidem všecka minulá, přítomná i budoucí hofe. Mussorgského „Boris Godunov“ je zakončen srdecerným lkáním juridivého nad bědami, valícími se na ubohou Rus, a jeho epilog je právem povážován za jeden z hudebních vrcholů celého skladatelova díla. „Arie“ Šaklovitého, jak ji deska nazývá v nadpisu, může být směle označena za druhý takový vrchol. Nemylete na arii v běžném slova smyslu! Když se po několika ponurých akordech ozve hlas zpěváka, máte dojem, jako by žalmista přednášel vroucně svůj zpěv lidem, zemi, Bohu a vede církevního podkladu této hudby instinctivně cítíte, jak se v ní projevuje i sama podstata ruské lidové duše. Je totiž velmi nápadné, jak melodičké a rytmické obraty žaltářové naladěného úvodu se shodují s obraty ruských písni, skládaných v devatenáctém století, a je to důkazem, že mezi ruskou umělou hudbou a mezi lidovou nevysychající tvorivostí je stále těsná souvislost. Mussorgskij ovšem brzy mění klidný psalmodující tón na tragicky ozářený žalozpěv o přestálych bědách ruské země, aby potom pozdvihl melodii do výšin hluboce citěné modlitby k Bohu a tím i pevně zakotvené víry ve vitézství ruské věci. Největší stesk se skladateli mění na důvěřivou zpověď: „Propala daň tatarskaja, prestala vlast bojarskaja, i ty, pečalnica, strážděš i těriš“, „přestalo tatarské jho, přestala zvále bojarů, a ty, dobréjko, strádás a trpíš“, a po této hudebně úchvatné apostrofě vlasti přijde zvolání k Bohu: „Gospodi, daruj jej strannika, koj by spas, vozněs zločastnju Rus, stradalici“, „Pane, dej jí poutníka, který by spasil a povznesl nešťastnou Rus, trpítku“, zvolání, ve kterém zalykající se litost nad vlastními hřichy je vystřídána mohutným výkřikem, prorážejícím opravdu nebesa a tušicím již vitézství: „Jej, Gospodi, zembla i gréch mira, uslyš menja, nědaj Rusi pogibnut od lichých nařemníků!“ „Na mou duši, Pane, pro národ a pro hřichy světa, nedej Rusi zahynout od bědných nářemníků!“ Když Mussorgskij nebyl stvořil nic jiného než tento veliký zpěv utřepení, modlitby a naděje, zapsal by se trvale do myslí svého lidu. Turgeněv kdysi ve dnech pochyb a ve dnech těžkého rozvýšení o osudech své vlasti apostrofoval velký, mohutný, pravdivý a svobodný ruský jazyk a uzávrel jeho krátkou literární oslavu slovy, že nelze nevěřit, že by takový jazyk nebyl dán velkému národu. Budiž zde dovolena paralela: Když za nejsmutnějších dnů německého nájezdu na Sovětský svaz zněla do etheru tato deska, skvěle nazpívaná

Ještě o sovětských deskách uSSR

Andrejem Ivanovem, stejně jako kdysi Turgeněvova apostrofa, i nyní ve chvílích úzkosti rodná mluva Modesta Mussorgského utvrzovala víru, že nemůže ve válečném zápolení podlehnut národ, který se dopjal těchto trpitelských, pravdivých, obrozených a věřících tónů!

B 9664 Mussorgskij: „Tituljarnyj sovětník“ a Mussorgskij: „Melník“, na druhé straně 9665 Glinka: „Kogda, dusia, prosilas ty“ (s doprovodem violy a klavíru). Obě strany zpívá národní umělec basista M. O. Rejzen, u klavíru Makarov, violové sólo hraje V. V. Borisovskij.

Doporučil bych tuto desku všem školám, které pěstují hudbu, a ještě více všem milovníkům zpěvu, aby viděli, co je hudební genialita a velké reprodukční umění. Mistrovství Mussorgského se doveilo projevit i v malíkostech — právě v nich zvláště výrazně. Dvě jeho písni se vejdou na jednu stranu malé desky, a jaké úžasné hudební obzory se v nich otevrou! Tituljarnyj sovětník čili česky titulární rada, když v carském Rusku státní úředník v deváté hodnotní třídě, dávno se zaslouhou Mussorgského v dějinách písni očl vedle několika jiných vyvolených v třídě první. Je pravda, Mussorgskij zhudebnoval skvělý text. „On byl tituljarnyj sovětník, ona generálskaja doč. On skromnoj je v ljubvi objasněna i ona prognala jeho proč. Pošel tituljarnyj sovětník i pjanstvoval celuju noč. I v vinnom tumaně nosilas pred nim generálskaja doč.“ Ale text byl kratičký a Mussorgskij s výjimkou obou zmínek o generálově dcerě v něm nic neopakuje. Představí recitativem obě osoby děje: jeho, uctivého, poníženého, skromného, ji, povznesenou, pyšnou, nadutou. Při jeho vyznání cítíme, jak milenec se zajíká nesmělostí, kdežto ona zuří nad jeho troufalostí. V druhé sloce se Mussorgskij rozezpívá. Cítíme všemi nervy v hudebném zachycení fráze „Pošel tituljarnyj sovětník“, jak vyhozený milenec si to vykračuje po ulici, snaže se zachovat úřednické dekorum, jak jde lehkým krokem, neboť z deváté hodnotní třídy

ještě nikdo neztloustl, až náhle přijde zouflé rozhodnutí nad bezúčelností situace a hlas zpěváka se zvedne k bouřlivě nadnesené prvé slabice věty „pjanstvoval celuju noč“, ano opíjel se a bouřil, dokud neupadl do teskně lyrické nálady člověka, majičho smutnou opici, odkopnutého milovníka, kterému v mlhách vlna se zjevuje generálská dcerka, po první ještě se zdvihem na poslední slabice, ukazujíc svou nekonečnou povýšenosť, po druhé propadajíc se při slově „doč“ do těch hloubek, které asi budou častěji dle dnešnímu píjákovu. Ale všechna slova obdivu nejsou s to vystihnout formální dokonalost a přirozeně jednoduchou pravdivost této skladby. Skvělý basista Rejzen, vládnoucí mohutným a lahodně znějícím basem, nezůstává skladbě nijak dloužen. Dokonale promyšlený a odlišený je i přednes druhé krátké písni „Mlynář“. Pozdě v noci podnáplily majitel mlýna se vraci domů a tází se, jaké to vidí vojenské boty. Marně se naň osopí jeho žena, skrývající milencevojáka, že vidí boty místo věder. Mlynář je natolik střízlivý, že odpoví: „Vědě? Brav! Vot už sorok lěží živu, ni wo sně, ni na javu něvidal ja do etich por na vědrach mědnych špor!“ Jak tu nevěrnou mlynářku, které repetilka jede tím nestoudněji, čím větší je její nevěra, Rejzen odrebentí! Jak potom s tónem uražené důstojnosti čtyřicetiletého chlapa tlumočí jeho životní zkušenosť, že doposud ani ve snu, ani ve skutečnosti neviděl na vědrach mědnené šporny! Nedá se to vypsat a musí se to slyšet na desce, máme-li mit jasnou představu o tvorivých schopnostech Modesta Mussorgského.

I druhá strana desky je krásná, i když slova pod Glinkovou melodií jsou podložena dodeaně. Jakovlev si mohl vzít za vzor a pravděpodobně si také vzal známou romanci „Somměnie“ („Pochybnost“). Na textu je možno příkladně sledovat, jaké velké hudební možnosti v sobě ukryvá ruský jazyk, v neposlední řadě pro svůj volný a tím hudebně neobyčejně podnětný přízvuk. Rejzen je mistrem v tom, jak dovede vyzdvihnout svým přednesem to, co je v pojmech lidské řeči pod povrchem běžného významu slov a vět.

Vzpomínka na českého průkopníka

gramofonového průmyslu

Jindřich Jindříšek je zapomenut. Kdyby dějinný osud nebyl zmařil vykonání jeho závěti, bylo by jeho jméno dodnes známo pravděpodobně jako jméno nejštědrějšího českého mecenáše. Jindříšek totiž dříve před prvnou světovou válkou odkázal celé svoje jmění, odhadované v hotovosti na půlpáta milionů franků ve zlatě, Ústřední Matici školské. Vzpomínáme-li v této rubrice, referující dnes o sovětských deskách, na tohoto odvážného pionýra české práce v Rusku před prvnou světovou válkou, činíme tak po zásluze: Jindřich Jindříšek byl prvním Čechem, jenž pochopil velký význam gramofonové desky a snažil se prakticky přispět k jejímu rozšíření.

Na křižovatce dvou hlavních kyjevských ulic Krešatiku a Funduklejské měl Jindříšek svůj skvělý hudební závod, jehož prodejní místo zabíraly celé rozlehlé patro. Tam bylo lze koupit všechno nahrávání všechno takřka z ničeho a jako

dební nástroje výborné kvality, dovážené většinou z Čech, stejně jako libovolné hudebniny ze vzorně vedeného sortimentu, a konečně skladby, které Jindříšek vydával vlastním nákladem. Tam také bylo krásně zařízené gramofonové oddělení, vedené dvěma milovníky muziky Kasanem a Vonáskem, kde bylo možno dostat nikoli všední šmejd, nýbrž vesměs desky renowovaných světových umělců, a kde čeští prodavači dovezdli přečetně ruské náštevníky přesvědčit, že do svých sbírek desek si musejí koupit i Destinovou, bratravu Buriany a Mařáku. Sám šéf závodu nikdy neopominul být výmluvným chvaločeňkem, jakmile šlo o české umění. Když v Rusku počala kličit sokolská myšlenka a na Rus přicházeli první učitelé tělocviku, Jindříšek společně s V. Kašparem vybudovali v Kyjevě prvnou továrnu na tělocvičné nářadí, ačkoli to bylo spojeno s nemalým risikem. Není proto divu, že český odvážlivec se uchopil velmi záhy i jiné myšlenky: vybudovat v Rusku první závod na gramofonové desky. Dovedl vytvořit tehdy v začátcích gramofonového nahrávání všechno takřka z ničeho a jako

B 12084 — 85 Rimskij-Korsakov: „S e r b - s k a j a f a n t a z i j a“, Hraje Symfonický orchestr VRK pod řízením A. I. Orlova.

„Srbská fantasia“ je mezi počátečními písňovými opusy Rimského-Korsakova jedním z prvních a snad vůbec prvním orchestrálním dílem. Od tohoto geniálního instrumentátora se učily v Rusku i v cizině celé generace hudebníků. „Člověk se diví, kde se v tom orchestru všechno bere,“ řekl mi jednou o této nástrojových kouzlech Otakar Ostrčil. Je se nutno podivovat i této orchestrální prvotině, na jejíž partituře se stkví označení „opus 6“. Zazní úvodní mohutný motiv v žestech, potom v tmavém zabarvení smyčců, pak přeskočí druhý motiv do dřev, jedna plocha je řáděna k druhé, barva střídá barvu, jednou v jásvém kontrastu, jindy jenom v tlumeném odstíně, kompoziční plochy se prolínají a splývají v nové souzvuky, akcenty se stupňují a za chvíli se rozhýbí celý orchestr v neslyšané zvukové nádhře — celý Rimskij-Korsakov je tu již napovídán. Po slavnostní, tragicky podbarveném úvodu fantasia zabaví ve všech nástrojích živý tanecní rej a nástrojové skupiny se střídají jako sóloví tanečníci. A zase tančí sbor, se stálými gradacemi, občas přerušovanými tajemnými pomílkami, opět přicházejí nové výzvy k tanči, veselí — bohatství této proměny ukazuje šíři vyprávějící epické duše, ale také schopnost vystupňovat několikerým přerušením náladu triumfující závěr allegro. Pojem „srbské“ fantasia je snad nejzřetelněji zobrazen na konci skladby. Jako by se tam těžce zmáhaný úděl národa věčně bojujícího o svou existenci vzdorně zmítal ve vlnovité se vzdouvajících basech, zatím co nahore hřmějí vítězné fanfáry — v této podobě mohl svou skladbu ukončit jen příští tvůrce „Šeherezády“ a „Ruských velikonoc“. — Hudební paletě skladatelové a také hráckým kvalitám orchestru zůstává deska ovšem leccos dlužna. Zjevně měla nahrávací místo poněkud stísněnu akustiku. Přes tyto výhrady hodnotný snímek.

B 9836 — 37 Čajkovskij: Vstup k „L a b u - t i m u j e z e r u“ a „Č a r d á š“ z téhož baletu. Hraje orchestr GABT pod řízením J. F. Fajera.

zázrakem se jeho desky octly za krátkou dobu mezi dobrými evropskými značkami. Zařídil nahrávací studio, vybudoval pěkné dílny pro zhotovování matric a pro lisování desek a dobrou reklamou a šťastně voleným repertoárem si brzy vybudoval početný kádr odběratelů, takže jeho továrna dobrě prosperovala. Dal jí jméno „Extrafon“ a po vzoru His Master's Voice vydával pravidelně každý rok dobré sestavované seznamy reprodukované hudby. Tento přirozeně bystrý a hudebně vnímavý laik dovedl s neomylnou jistotou rozpoznat, že v dobách neelektrického nahrávání nejlépe znějí a tedy nejvíce obecně přitahují desky sólistů a dechových orchestrů, a zaměřil tedy větší díl své produkce tímto směrem. Přitažlivým magnetem byly ruské plukovní hudby, řízené většinou českými kapelníky, a „Extrafon“ ve spolupráci s nimi tvoril repertoár, nepadající nikdy do nížin vulgarnosti. Jindříšek však nezapomínil ani na vážnější umění. Od samého počátku se v jeho nahrávacích atelierech střídali významní ruští a někdy i čeští umělci a symfonická i sborová tělesa. V seznamech „Extrafonu“ bylo možno na příklad nalézt celou

Dva šťastně volené výňatky ze světoznámého baletu. Rusové hrají Čajkovského přirozeně, bez zbytečné sentimentality, jež bývá na jeho dílo často nanášena, ale právě proto jim vyznáti tím působí výjimečně. Orchestr zjevně lepší než nahráni, které není docela na výši.

B 9822 — 23 Čajkovskij: Valčík ze „Š i p o v é R u š e n k y“ (ruský název: „Spjaščaja krasavica“). Hraje orchestr GABT, řídí J. F. Fajer.

Jeden z přečetných, inspiračně zdařilých a formálně dovedně napsaných valčíků. Krásný orchestrální výkon, výborný dirigent. Kvalita nahráni průměrná.

B 12102 — 3 A. Rubinstejn, Arie D é m o n a ze stejnojmenné opery, zpívá F. I. Šaljapin, doprovází symfonický orchestr VRK, řídí A. A. Gran.

Staré matrice bylo použito k zajímavému pokusu. Byla reproducována na novou desku a současně s tímto přehráním byl nově nahrán orchestrální doprovod. Tedy obdobný pokus jako na Západě s matricemi Carusovými. Psali jsme o této uměle regenerovaných deskách již v dřívějších číslech „Radioamatéra“ a můžeme jen dodat, že sovětský pokus vyzněl obdobně. Hlas přehrání na své kvalitě ztrácí a náprava orchestrálního partu není taková, aby pozornějšího milovníka hudby nadchla. Arie „Na vodoušnom okeaně“, kterou Šaljapin z „Démona“ zpívá, sváděla ovšem k tomuto přehrání a technikové si patrně myslili, že úspěch je zaručen. Zpěvák je doprovázen častým tremolem smyčců, ve kterém se lecjáká závada ztratí, a kromě toho jsou v orchestrálním parti velmi výrazné chody basu, jež při neelektrickém nahrávání například padaly pod pult, či chcete-li: pod „trychtý“; skutečně také prvá část desky nezní v orchestru špatně. Kamennem úrazu je teprve závěrečná aria, kde strunné nástroje přecházejí v rozklenuté melodií do výšek a do dlouze vydřovaných tónů. Tady citlivější ucho rázem pozná obě vrstvy: spodní, rozkolisovanou, neboť pravidelně jdoucí setrváčník ukáže nepravidelnost starých obrátek, a novou, která se spodkem desky neladí a nemůže jej úplně „přikrýt“. Ale milovníci „Démona“ pravděpodobně nejsou tak přísní kritiky jako pisatel. Ostatně pro

serii desek, nahraných orchestrem kyjevské opery, a hodnotný soubor vánočních koled a velkonočních „vesňanek“, nazpívaných proslulým ukrajinským sborem pod řízením dirigenta Košyce.

Solistických desek byl nahrán zvláště velký počet a repertoár na tehdejší dobu má neobeyčejnou úroveň. Při tom Jindříšek nepromeškal žádnou příležitost k propagaci české hudby. Přijel do Kyjeva Ševčíkovo kvarteto a jeho členové: Lhotský, Procházka, Moravec a Fingerland museli hned před „trychtý“, aby nahráli na desky slavné Notturno z Borodinova kvarteta a Dvořákova „Valčíky“ a ještě několik jiných skladeb.

Jindříšek je dávno mrtev. Vrátil se do své vlasti chud, jako z ní kdysi odešel, ale s nezlomenou energií a s hlavou plnou iniciativních podnětů. Ve státním úřadě, do kterého se dostal, nemohl je bohužel sám provádět. Měli je uskutečňovat jiní, ale úřední šiml je většinou šťastně přezvýkával a spolykal, a nic se mu nestalo. Kdo ví, zda mezi nimi nebyl i nějaký podnětný návrh, jak pomoci doma i ve světě české gramofonové produkci, velké Jindříškové lásky?

V. F.

Přidávejte k deskám texty

Česká zastupitelská firma, která zprostředkuje prodej ruských desek na československém trhu, by se velmi zasloužila o poznání sovětského umění, kdyby k prodávaným deskám připojovala ruský text i s překladem. Jsme přesvědčeni, že by to napomáhalo odběru desek a že by jejich posluchači z přehravání měli daleko větší požitek. Ostatně nešlo by něco podobného zavést i při prodeji českých desek? NeMohlo by ten, kdo si koupí písce českého skladatele nebo jeho sborovou skladbu, dostati k ní zároveň text? V cizině tato praxe byla již zaváděna a gramofonové firmy při tom nepochodily špatně.

krásný Lermontovův text člověk již leccos odpustí. Znám různé opery v řezech originálu, ale nevím, zda by se mi podařilo vylomit z příhádkové paměti text takové básnické a zvukové slovní krásy, jako jsou tyto verše, vítězně vzdorující všem proměnám ruského poetického jazyka.

B 12017 — 18 Dargomyžskij: „R u s a l k a“, Kavatina knížete. Zpívá S. J. Lemešev, doprovází symfonický orchestr VRK, řídí A. I. Orlov.

Za pouhých deset let bude Dargomyžského opera „Rusalka“ slavit sté výročí své premiéry. Zdomácněla za tu dobu na ruských scénách a patří stále k oblíbeným operám sovětského zpěvoherního repertoáru. Přispívá k tomu nemálo text, sepsaný podle Puškinovy mistrovské dramatické zkratky. Nahraná aria je rozvedením úvodních básnických veršů k šesté scéně, uzavírající celé dílo. „Něvolno k etim grustumy beregam menja vlečet něvědomaja sila, — vsi zdě napomínajet mně byloje,“ — ano, stejně jako později českého prince v libretu Jaroslava Kvapila i ruského hříšníka přitahuje místa, kde prožil své prvé setkání s milovanou bytostí a kde se mu vybavují vzpomínky na chvíle ztraceného štěsti. Alexandru Sergejevičovi Dargomyžskému básnivá představivost puškinovského jasného vidění je resonancí desku, na níž jeho hudební tvořivost dala zaznít po úvodním recitativu lyricky znějícímu zpěvu princev. Dargomyžskij, který v poslední své opeře prakticky domyslil Wagnerovu reformu a omezil se již na pouhý recitativ, pracuje i ve zpěvném parti „Rusalky“ s krajině zdrženlivými prostředky, a přeče dosahuje silného dramatického účinku. S. J. Lemešev zpívá svůj part krásným, dobré ovládaným tenorem. Jeho recitativ i arioso splývají v nedlouhý celek, recitativ je na samém rozhraní arie, arie neztrácí ani na okamžik svou souvislost s podstatou deklamace — dá se říci: ano, toto je opravdu Dargomyžskij!

B 9171 Dargomyžskij: „S l a v j a n s k i j t a n ě c“ z opery „R u s a l k a“ a B 9172 „C y g a n s k i j t a n ě c“ z téže opery. Hraje orchestr GABT SSSR pod řízením A. P. Čugunova.

Tato deska dokreslí posluchačovu představu o Dargomyžském „Rusalcu“. Zde jako by si její tvůrce vynahrazoval všechnu újmu, kterou mu při vrozeném úctě k deklamaci způsobuje komponování textu. V obou tancích je nápadný jejich bohatý melodický zdroj, výrazný rytmus, rozmanitost figurací, dovedná práce v kontrapunktu, ale při všech tétoch technických shodách tim výrazněji vyniká jejich odlišný taneční charakter. Sovětský orchestr hraje tuto hudbu mistrovsky. Dirigent skvěle vyzdvihuje „vedlejší“ hlasu — tradiční dobrá vlastnost ruské dirigentské školy! Cikánský tanec je hrán

Vyhledky rakouského radiotechnického průmyslu

První číslo rakouského radiotechnického měsíčníku *Radio Rundschau* (vydává Arbeiter-Funkverein, Vídeň) z dubna letošního roku, které se nám teprve nedávno dostalo do rukou, přináší podrobnou, i pro nás zajímavou úvahu o budoucnosti výroby přijimačů, kterou zde ve stručném výtahu tlučeme.

Před válkou mělo Rakousko několik nevelkých podniků, které vyráběly jakostní přijimače v počtu 130 000 ročně. Z těch spotřebovali místní spotřebitelé 70 000; zbytek v hodnotě přibližně 10 milionů šilingů byl vydázen, zejména do východní a jihozápadní Evropy (převážně Jugoslavie a Rumunska), ale i do Švýcarska, Turecka a severských států. Za války se radiotechnický průmysl musil přetvořit na výrobu válečnou. Z ní vytěžil jisté zkušenosti a podstatné rozšíření strojního parku, letecké útky a válečné události však mnohé z hmotných zisků uvedly v niveč. Videňské firmy, jež jsou podniky poměrně malými a finančně nepříliš silnými, chystají se společnou prací na novou výrobu. Omezené strojní zařízení nepůsobí tolik potíže, protože výroba přijimačů nepotřebuje příliš rozsáhlých dílen strojnických, kdežto potřebné malé stroje navíjeci a hlavně měřici a kontrolní přístroje mohou být poměrně snadno doplněny anebo opatřeny. Tiživější jsou otázky finanční (pohledávky a náhrady škody se strany býv. Německa) a pak hlavně otázka materiálu. Finanční problémy z minulé války budou sotva vyřešeny tak brzy, aby bylo lze vyčkávat. Jen rychlým zahájením výroby musí si průmysl sám pomoci. Tomu stojí v cestě nejobtížnější překážka, nedostatek materiálu. Rakousko odebíralo již před březnem 1938 značnou část polotovarů a hmot z Německa, později, a zejména za války, se tato závislost ještě prohloubila, zatím co

byní bude rakouský průmysl odkázán na vlastní síly nebo import, ztěžený zatím nedostatkem kompenzačních hodnot. Vlastní výroba materiálu je omezena válečnými událostmi a tím, že musí v začátcích krýt i nároky průmyslu elektrotechnického. Ze součástek budou nejvíce chybět elektronky a potenciometry; výroba elektronek byla sice již zahájena, chybí jí však nejvíce sklo a bakelit.

Opětne zahájení výroby přijimačů má však pro Rakousko životní význam. Přední firmy se proto sdružily ke společné práci a plánují výrobu 100 000 přijimačů pro tento rok. Z toho jen polovina přijde na domácí trh, zbytek je určen pro export. Protože spotřeba materiálu je malá v poměru ke spotřebě práce, najdou v tomto oboru zaměstnání množství odborníků, na jejichž výchovu a výcviku má stát značný zájem. Také odbytové výhledky jsou

dobré: tím, že Německo je vyřáděno ze soutěže, naskytají se Rakousku možnosti zaujmout jeho postavení tim spíše, když se tyto jeho výrobky jakostí vždy vyrovnaly německým. Potíže bude ovšem působit poválečné zchudnutí Evropy, jež musí vést ke snaze o dokonalé přístroje při nejlevnějších cenách. Týmž směrem nutí výrobu i soutěž států anglosaských.

Je třeba také uvážit, že se v Českoslovanském vyvinul veliký radiotechnický průmysl, který by mohl snad vystoupit jako konkurent na trzích v jihozápadní Evropě. (Stojatý tisk: doslový překlad.)

Zaměstnanci rakouského radiotechnického průmyslu budují obětavě a usilovně nové životní podmínky svému oboru a záleží jen na pomoci příslušných úřadů, zda budou dosavadní potíže překonány, aby důležitý obor mohl být rozvinut a přiveden na nezbytnou úroveň. P.

Ustavení národního podniku TESLA

Krátké před pražským veletrhem byl založen národní podnik TESLA, který zatím sdružuje 16 znárodněných slaboproudých a radiotechnických závodů. Jsou to bývalé firmy:

ALWAYS, Praha,
ELEKTRA, Praha,
ELEKTROTECHNA, Praha,
METALLIX-ROENTGEN, Praha,
MIKROFONA,
MODRÝ BOD,
PHILIPS,
PRCHAL-ERICSON,
RADIOELEKTRA, Praha,
RADIOTECHNA,
SIEMENS-HALSKE,
SIEMENS-RADIO, Bratislava,
TELEFUNKEN,
TELEGRAFIA,
TRIOTRON, Praha,
TUNGSRAM, Bratislava.

Národní podnik TESLA byl ustaven 10. srpna v továrně Mikrofona ve Strašnicích za účasti jugoslávského ministra Zlatariće Branka, ministra průmyslu Makedonie Vasiljeva Georgije, min. průmyslu B. Laušmana, zástupce vlády, institucí a vysokých škol. Ministr průmyslu B. Laušman promluvil jménem vlády, ocenil význam spojení osvědčených podniků a vytvoření rozsáhlého kolektivu pracovníků, kteří již mnoho dokázali. Pojmenování podniku po geniálním slovenském technikovi dokumentuje snahu po sbližení a spolupráci mezi všemi slovenskými národy. Úkolem znárodněného průmyslu je rychle překonat poválečné potíže a zchudnutí, vytvořit sociálně zdravé a plodné práci prospěšné prostředí. Poté prohlásil ministr národní podnik TESLA za ustavený. Podnikovým ředitelem byl jmenován Ing. dr. Karel Elicer, jeho náměstky Ing. J. Luňáček a Ing. B. Watier.

Po projevu gen. ředitele závodů kovodělných a strojírenských Ing. dr. F. Fabingera, odb. přednosti min. pošt. Ing. O. Marka, min. rady Ing. A. Svobody, děkana vysoké školy stroj. a elektrotechnického inženýrství Ing. Jaromíra Jiráka a místopředsedy ÚRO posl. Cipro promluvil ředitel podniku TESLA Ing. dr. K. Elicer. Uvedl výrobní plán ve dvouletém budovatelském plánu: podle něho se vyrábí 300 000 přijimačů, 3 400 000 elektronek, 140 000 telefonních přístrojů, 100 000 automatických telefonních připojek atd.

Radioamatérské konference

ti sudičky příkazy jakous takous znalost této řeči, je nová známost za chvíli navázána. A tu se s překvapením doví, že kolébka cizincova nestála na západ od Rýna, nýbrž kdesi na slunném Jadranu, a že jde o příslušníka bratrského národa, s nímž už dlouho hledáš přátelské spojení. A co víc: jde o radioamatéra. Tu se v tobě nezadržitelně ozve redaktorská zvídavost, a už se sypou otázky v celé záplavě. Zde jsou odpovědi, které jsme na ně dostali.

Radioamatérské hnutí v Jugoslavii je velmi živé, zejména u mládeže je zájem velmi rozsáhlý. Bude jej organizovat nově zřízená Komise pro techniku a sport, která sdružuje fotoamatéry, zájemce o plachetní a létání, modeláře letadelek a radioamatéry. Zatím vychází jediný radioamatérský časopis v Záhřebu, nazvaný Radio, jehož obsah čtenáři tohoto listu mohou sledovat v rubrice časopisů. Radioamatérské pokusnictví je omezeno na prosté přijimače, hlavně přímo zasilující dvoulampovky a třílampovky, méně superhet. Ceny součástí, zejména elektronek, jsou dosud značné a není jich dost pro všecky, neboť se dosud v Jugoslavii nevyrobí a dovoz je omezen. Z Itálie dochází ellyt, kondensátory a jiné součásti. Měřicí přístroje a technika jejich použití mezi amatéry je v začátcích, zatím jde převážně o všeestranné měřidlo proudu a napětí. — Jak dobré známe tento stav, ze svých vlastních začátků před deseti lety, kdy byl významným členem radioamatérského kroužku majitel mavometru nebo DUO. A jak se to změnilo do dneška, kdy osciloskop, můstek, pomocný vysílač a řada jiných speciálních „nehrajících“ přístrojů není vzácností ani v dálce prostého amatéra. Přejeme svým jugoslávským přátelům, aby brzy překonal počáteční strážnou a dočkali se doby rozsáhlějších možností svého užlechtileho sportu. P.

Příští telekomunikační konference

Proti zatímnímu přibližnému určení data této významné a dlouho očekávané události, jejímž úkolem je nové rozdělení radiových vln na jaro 1947, ozvaly se námitky, odůvodněně patrně neutěšeným stavem evropského rozhlasového éteru, a žádostí o svolání porad již do října t. r. Lhůta byla však shledána příliš krátkou, aby v ní mohly jednotlivé země připravit své návrhy, a proto bude rozhlasová konference svolána až po moskevské konverci. ip.

Oprava Ladenova článku v "Radio News"

Srpnové číslo R. N. otiskuje v dosti výrazně úpravě výtah z dopisu, který čs. ministerstvo informací poslalo vydavateli jako opravu údajů, uvedených v článku L. Ladeně v květnovém čísle téhož listu. S obsahem dopisu se naši čtenáři seznámili v 8. č. RA na str. 210.

Ještě o sovětských deskách

(Dokončení z předešlé strany)

v znamenitě vyváženém rytmu, nástroje hýří barvami a za cílkanské c o n b r i o a za závěrečnou, skvěle stupňovanou gradaci by se nemusel stydět ani orchestr milánské „Scaly“. I zde nutno však říci, že nahráni není posledním slovem techniky, i když jeho úroveň je slušná. — Ostatně jedno zajímavé zjištění! Všechny sovětské orchestrální desky této značky, které jsem mohl přehrát, je nutno reprodukovat pinou silou, neboť na rozdíl od našich nebo anglických desek, které mixéři ladí do jakési střední dynamické polohy, sovětská nahráni berou za základ dúsledně forte, a proto kvality slabších tónů vycházejí čistě jen při správném nařízení aparátu, kdežto jinak zní celá skladba příškrcen. Otáčeče tedy klidně knoflíkem svého zesilovače zvuku doprava a ladění nastavte na vysoké tóny i za cenu zvýšeného šumu jehly, rozumí se, mili čtenáři, jen do desáté hodiny večerní, nikdy později, neboť národy na Západě mezi nimi i náš, pravděpodobně sluchově zchoulostivějí a vaši sousedé by si patrně nechtili dát vyložit, že vám jde jen o to, abyste z bohatýsky nahraných desek dostali do etheru svého bytu všechny zvukové kvality a tím i „jemnosti“.

(Dokončení příště)

Radioamatérské konference

První poválečný veletrh v Praze, jaká to příležitost k setkání s lidmi ze všech směrů větrné růžice. Při prohlídce součástek v jednom stánku osloví těž spisovnou francouzští nou vysoký chlapík milé tváře, a poněvadž

Budoucnost amerického

krátkovlnného vysílání

V závěrečných týdnech svého zasedání v červenci t. r. povolil americký kongres ministerstvu zahraničním včetně 19 milionů dolarů na finanční rok do 30. června 1947 k účelům informačním a kulturním, v jejichž rámci je též vedeno americké krátkovlnné vysílání. To znamená, že status quo nynějšího amerického krátkovlnného vysílání se až do stanovené doby celkově nezmění. Tím se řešení budoucnosti amerického krátkovlnného vysílání zase odložilo. V době zpravených kružích koluje pověsti, že ministerstvo zahraničních věcí, pod jehož dohledem se nyní krátkovlnné vysílání děje, předloží novému zasedání kongresu (začne asi až v lednu) návrh zákona o utvoření vládou podporované soukromé korporace, která bude v bu-

doucnosti vést americké krátkovlnné vysílání. V korporaci budou podílníky dosavadní rozhlasové americké společnosti, pokud mají krátkovlnné vysílače i jiné.

Měsíčník „Fortune“, který se vyznává svými neobyčejně přesnými rozbory veřejného minění, věnoval se v srpnovém čísle americkému krátkovlnnému vysílání v cizích řečech. Dotazovaný byla mezi jinými položena otázka, zda má vláda převzít správu tétoho rozhlasu; většina se vyslovila proti tomu (zajímavé je, že většina byla u osob všechn stupňů vzdělání). Na otázku, zdali podobné relace mají obsahovat jenom zprávy, anebo zprávy a propagandu, téměř 28 percent odpovědi bylo pro čisté zpravodajství, 24,7 pro zprávy a propagandu, a 37,4 percent bylo, aby se vláda vyhnula účasti na relacích. Zbytek na otázku neodpověděl. Zajímavá změna nastala v odpovědích,

když namísto slova „propaganda“ bylo užito výrazu „stanovisko“. Potom 11,5 % dotazovaných soudilo, aby se vysílalo jenom zpravodajství kdežto 42,8 % bylo pro vysílání zpráv a „názorů“ a „stanovisek“ a 34,3 % bylo proti každé účasti vlády. Zbytek zase nezaujal stanoviska.

Na tomto druhém výsledku je právě nejjednodušší srovnání s prvním dotazníkem, kde se vyskytovalo slovo „propaganda“. Z toho je dobře vidět, jak americká veřejnost je přímo chorobně citlivá ke každé propagandě. -lhv

Co Čech, to muzikant?

V jedné věci se letošní radiový trh povídavlivě podobal svým předchůdcům. Byla to přemíra hlučka, která návštěvníka témař zbabovala schopnosti vnímání. Snad jen dvakrát za celou návštěvu zazněl nám lichotný, decentní a dokonalý přednes dobré desky. Jinak se snažily reproduktory vzájemně překonat frontálním útokem na ušní bublinky, a to přednesem nevalným, v několika případech docela špatným, a za druhé s pořadem tak „lidovým“, že označení hudba bylo by tu nehorázou nadázkou. Jen tu nejlacnejší, nejsvednejší a nejotřešejší část hudební tvorby uznali někteří pořadatelé za přiměřenou vkušu návštěvníků. I pořad, který do svých stánků vysílal první neděli národní podnik Tesla, činil v tomto ohledu zbytečně veliký ústupek t. zv. obecnému vkušu. A tak na celém radiovém trhu nebylo skoro místečka, kde by si návštěvníci mohli v tichu oddechnout nebo pohovořit.

I v cizině se prý takovéto přiležitosti neobyčejně podobají jarmarku nebo orientálnímu bazaru. Nemohli bychom to však jednou zkoušet a dělat to líp a chytřejí než cizina? Ten rozhlasový hluček, to je vážná újma, kterou by pořadatelé neměli přehlídnout. Snad by bylo napříště vhodným rozřešením, když byla do všech stánků zavedena výroba modulace dokonalé jakosti technické i obsahové. Na tu by se připojily přijimače i zesilovače, všecky by hrály totéž, tím by bylo snadné porovnání, účelnější než když se přehrávají libovolnou přenosou libovolné desky, anebo když se v prostředí bohatém pořadům pokouší zachytit vzdálenější vysílače. Odpadla by nestejnost anten a zájemce by měl o vybíraném přístroji obraz jasnejší a přesnější, než podle improvizovaného poslechu, kdy leckde na jedné anteně vidi několik přijimačů a jeden ovlivňuje druhý.

Pokud jde o pořad, jistě by nebylo nespolehlivé vybrat z dostupného materiálu hudbu vhodnou pro tento účel, natolik všechnou, aby se libila posluchačům prostřílen a neurážela sluch a vkuš vyspělejší. Taková hudba je, a není ji tak málo, aby nestáčila na celé trvání veletrhu. Pro dokonalé využití přístrojů je dokonce možné vybrat kousky speciální, z nichž posluchač opravdu pozná, hraje-li apatura výšky a hloubky, a není jen ohlušován bohatým kravalem. Po oné zkušenosti z první veletržní neděle právem doporučujeme úsiloví v nadpisu své úvahy pochybuječným otazníkem. Horší by však bylo, když po takových zkušenostech bylo nutno nahradit dobré slovo muzikant nelichotivým, ale zaslouženým označením šumař.

P.

Dopis do Ameriky

Milý strýčku.

Příjem především srdečný dík za poslední zásilkou, kterou jsi obmyslil své „chudé příbuzné“. Lidé, kteří přijeli z Francie, ba i z Anglie, říkají sice, že se teď už máme hříšné dobře, a kolega S. B., který před měsícem přijel právě od vás, je upřímně zklamán, že s námi nemůže aspoň několik konečných měsíců trpět hlad a nedostatek, jak se chystal. Přesto nám čokoláda chutnala a cigarety také. Mám k Tobě dnes prosbu, která Tě asi překvapí. U vás v Americe je možné koupit knihy, které pro nás, válečnou izolaci vyhľadovělé po novinkách a vědomostech, mají cenu své výhyby zlata. To jsou na př. všechny čtyři knihy Termanovy, o nichž Ti všechno poví každé technické knihkupectví, dálé knihy odborníka v otázkách elektroakustických, Olsona, ale i příručky amer. radioamatérů, ARRL Handbook, Jonesův Handbook, a mnohé další, o nichž zatím nevím. Věřím, že po dosavadních projevech příbuzenské náklonnosti investuješ do svého „elektrického synovce“ těch několik dolarů, kolik asi stojí, a pošleš mi aspoň některé nebo některou k Ježíšku. Těžko bych výjádřil, co tato díla pro nás mladé znamenají, a při tom dosud nemám možnost koupit si je zde. Pokoušel jsem se o to u několika knihkupců, všude si zapsali mé přání a tužby, ale dosud marně čekám na výsledek. Velmi lituju, že Tvé osvědčené laskavosti připravují další zkoušku a že nám tuto cennou duševní potravu nedodala UNRRA. Dal bych za ni všechny body na čtvrt roku. Dostali jsme však jiné dobroty, a naše úřady na nás, tak zv. naději státu, v tomto ohledu asi pozapomněly. Jistě bez úmyslu a v návalu úkolů důležitějších nebo hlasitěji vymáhaných. Máš štěstí, že se mohu obrátit na Tebe a jistotou splnění. A kdybys mi mohl kromě toho poslat nějaké dobré odborné časopisy, byl bych také vděčen. Až se na nás podle svého slibu přijedeš podívat, bude Ti skromnou úhradou všechno, co naše domácnost vzácnému hostu může poskytnout.

Děkuji Ti předem a srdečně Tě zdravím.

Tvůj

Karel.

Deset největších vědeckých činů r. 1945

Mezi nejpodstatnějšími vědeckými přínosy minulého roku nacházíme podle sdělení Amerického vědeckého ústavu atomovou pumu a možnost využití atomické energie, střelu s radiovou rozbuškou (proximity fuse), radar a rozhodnutí amerického kongresu o výbudování Národního vědeckého ústavu v USA. Z ostatních oborů je to isolace chemických prvků pořadového čísla 93 a 96, objev streptomycinu, který působí v případech, kdy nestačí penicillin nebo sulfonamidy, psychologické metody, které zkratily válku s Japonskem, druh alkoholu, který působí jako protiplot proti otrávám arsenikem nebo rtutí, spolehlivý hubici prostředek proti krysám a jiným škůdcům, transplantace srdce na zvířatech.

Obtíže s televizi

Okolnost, že se ani v pokročilé Americe nebude televize vyplácet ještě řadu let, podbarvily šedivěji, než se čekalo, výhledy na zřízení dalšího většího počtu vysílačů. Mnozí podnikatelé vzdělali žádost o povolení a v několika případech nevyužili povolení již udělených. Společnost Television Broadcasters Association požádala o neomezené odložení zásady vysílání 28 hodin televizních pořadů týdně, za dnešního stavu příjmů neúnosné, jež měla vstoupit v platnost 30. června t. r. Nedostatek přijimačů, malý počet zájemců a jiné obtíže zmenšují publicitu televizní reklamy, na níž výnos převážně závisí, a naopak větší náklady televizních vysílačů vynucují si větší „insertní“ sazby, pro něž zase není zájemců. Potíže působí také opatřování pořadů: platy účinkujících umělců stoupaly, tím i ceny filmů a pořadů, a není dosud jisté, zda organizace hudebníků a zájmových skupin zaměstnavačských dají souhlas k účinkování hudebníků v televizi. Nejsou tedy starostí s televizí jen v Evropě.

Paralelní chod vysílačů

Aby znemožnili zaměření nepřátelských letadel a jejich orientaci nad zemí, zavedli britští technikové za války vysílání více stanic na téměř nosném kmotočtu. Křemenové výbrusy, jimž byl řízen chod vysílačů, byly tak přesně ustaveny, že rozdíly kmotočtu při krystalech pro jeden milion kmotů byly zpravidla menší než 1 kmot za 20 minut. To je shoda s chybou menší než jedna stomilontina.

Z NAŠÍ POŠTY

Redakce časopisu Radioamatér, Praha.

Obdržela jsem zprávu od Jurong Station Malaya, že stanice B.M.A. Singapore kromě vysílání pro BBC London na frekvenci 9,548 kc/s, vysílá obvyklé pořady v pásmu 41 a 62 m na frekvencích:

7,220 kc/s v době 4.30 až 6.30 GMT.

4,780 kc/s v době 10.30 až 15.30 GMT.

Anglické zprávy denně 5.00 a 14.00 GMT. Ve stejnou dobu vysílá též stanice Kuala Lumpur v pásmu 49 m na frekvenci 6,092 kc/s. Ve zprávě bylo udáno, s jakou energií stanice vysílá.

Pokud se týká amerických stanic, které vysílají různou jazyčné pořady pro Evropu, o nichž bylo v minulém čísle referováno, upozorňuji, že nevysílají všechny najednou, nýbrž vysílá vždy skupina těchto stanic.

S pozdravem Helena Helfertová.

Redakce Radioamatéra.

Kapesní jednolampovku z 8. čísla Vašeho listu jsem vyřešil poněkud odlišně. Napadlo mi, že je zbytečné vodit šňůrku ke sluchátku, je-li přístroj tak malý a lehký, a připevnit jsem jej přímo na jednu mušli obyčejného náhlavního sluchátka. Od takto upraveného přístroje jsem vedl trípramený vodič k baterii, sestavené ze tří článků pro tak zvané dámské svítidlo, neboť anodku podle návodu jsem zatím nesehnal. Elektronku jsem použil RV2,4P700, žhavenou ze dvou článků. Cívku jsem si vyrobil jen pro střední vlny a vestavěl jsem ji trvale do přístroje. K připojení antény jsem si vysoustružil malé zdířky. Snad bude úprava zajímat i jiné čtenáře.

Karel Králiček, Nové Město nad Metují

Vážení přátelé!

Překvapil mne Váš článek o kapesní jednolampovce. Takový nebo i menší přístroj jsem očekával až s elektronkami pro radio proximity fuse. Zajímavé je také ono malé ní, které, jak doufám, Vám nebude mít jen závidět.

Já sám sestavil jsem si v zimě, jak jsem se domníval nejmenší přijimač u nás, o obsahu 340 cm³, hrající bez antény i uzemnění, na rámovou cívku, přijimač s ladicím i vazebným kondensátorem a přepínacím vlastní výrobou. Elektronka 1G6 dvojitá trioda; použitá v radiosondě, a anodovou baterii o napětí ≈ 45 V (1 V příslušel objem 3 cm³) USA výrobek z roku 1944 se značnou zatahovací schopností.

Po prohlédnutí Vašeho návodu jsem zjistil, že jak můj, tak i Váš přijimač lze ještě značně zmenšit.

U Vašeho asi: (neznám přesné rozměry) objem elektronky 7 cm³, objem anod. bat. 45 cm³ (1 V ≈ 2.5 cm³), celkem 100 cm³.

U mého přístroje: elektronka 55 cm³, anod. baterie 65 cm³ (1 V ≈ 3 cm³), nejmenší rozměr při anodová baterii 22 V je 165 cm³.

V obou případech při použití malých žádavcích článků.

Spotřeba mého přístroje při 90 V = 0,0003 A, t. j. 0,027 W a výkon s antenou a uzemněním zřetelně na amplion (v Semilech), s rámovou cívkou (a 45 V) trochu slabší, zato však mohu poslouchat bez antény i uzemnění srozumitelně na sluchátku. Zde v Praze mne trochu zklamal, jde jen asi dvakrát tak silně jak v Semilech, což se mi zdá malo v poměru k menší vzdálenosti od vysílače.

Jistě i Váš přístroj by dával s rámovou cívkou, navinutou po obvodě přístroje, uspokojivý výkon a skutečně jen v kapse u vesty.

Ovšem že by kostra přístroje musela být z izolačního materiálu, i tak se však značně zmenší působnost kapacity ladicího kondensátora. S kondensátorem vlastní výroby asi

400—450 pF obsáhu stěží Prahu I—II, možná že by se tomu pomohlo rámovou antenou která by byla připojena na antenu vnitřní výměnné cívky. Změní se tím však citlivost přijimače bez antény i uzemnění. Kdybyste se zřekli výměnné cívky, vešla by se do Vašeho přístroje ještě jedna elektronka.

Při tak malých rozměrech přijimače musíme zmenšit i rozložení ladicího kondensátora, nejlépe zhotovíme-li si vsouvací s trotilovým dielektrikem, jež má malé ztráty i na krátkých vlnách, jak jsem se přesvědčil na svém sítovém přijimači rovněž menších rozměrů 970 cm³, s el. - P2000, LV1, RG12D60.

Tento kondensátor by měl čtvercový nebo obdélníkový tvar, podle místa, a jeho pohyblivá část by se vysunovala a zasunovala knoflíkem s vnitřním závitem.

Zůstávají pouze problémy: sluchátek a el. zdrojů, ale doufám, že se podaří sestrovit jak sluchátko s dostatečnou citlivostí, která se skryjí v uchu, tak i anod. baterii s méně než 1 cm³ na 1 V. A pak budou chyběti jen ty malé elektronky.

Zatím bych se ovšem spokojil s RL1P2 i s tím malým nic a byl bych Vám vděčen za zprávu, lze-li získat onu malou anodovou baterii.

S přáním zdaru Vaší práci Jar. Polák.

Pane redaktore!

Po článcích, které jste otiskli o použití voj. elektronek RV12P2000 sestřelil jsem si malou dvoulampovku s reproduktorem trpasličích rozměrů (průměr 80, výška 57 mm). Po spuštění měl přístroj výkon nevelný. Několikrát jsem vyměnil elektronky, usměrňovač a cívkovou soupravu, přístroj však stále pracoval velmi slabě a skreslený. Zazíval jsem Vám, že uvádít takové informace o použitelnosti, až mi napadlo připojit místo reproduktoru osmičky starší výrobek o průměru 25 cm, který mám s výstupním transformátorem pro daný účel nevhodný, totiž s přizpůsobením na 7000 Ω. Výsledek mne překvapil: přednes byl nejen věrný a přijemný, nýbrž i poměrně silný, takže jsem jako milovník poslucha diskretního nepocítil rozdíl proti obvyklé devítivattové pentodě. Porovnáním jsem pak zjistil u malého reproduktoru hlasitost asi třetinovou a zvuk nápadně skreslený. Požádal jsem obchodníka, který mi reproduktor prodal, aby mi jej vyměnil, ale ani u nového vzoru téhož druhu jsem nedosáhl výsledku lepšího. Prosím o sdělení, čím je závada způsobena a zda všechny malé reproduktory musí mít pro malé rozměry i malý výkon. M. Pavel, Praha XIII.

(Malá membrána předně nedokáže vyzářit dostatečnou energii v hlubokých tónech [leda by měla exponenciální trachytý; ani velká ozvučná deska nestačí]. V daném případě šlo patrně také o slabý magnet, po případě o nesprávné vystředění kmitačky ve vzduchové mezeře. Malého reproduktoru lze použít jen tam, kde není žádán přednes opravdu hodnotný; reproduktor s příliš slabým magnetem není k potřebě. — Redakce.)

K hrncovým resonátorům

K posudku, či spíše odsudku tohoto nového pojmu v 8. letošním čísle upozorňuje J. F., že hrncový resonátor je druh dutinového resonátoru, kteréžto označení patří obecně všem resonujícím dutinám. Přes to v našich očích „hrnec“ půvabu nezískal, a nebudeme snad pokládat za formalisty, přimlouváme-li se za označení válcový resonátor, s doplněním dutinový, tam, kde by mohla zůstat nejistota. Vznikne tím užitečné precedens k ostatním tvarům těchto resonátorů, které najdou spíše označení v geometrii než jinde. P.

Z REDAKCE

REDAKCE RADIOAMATÉRA

přijme pro svou dílnu a laboratoř technika, nejraději vyučeného radiotechnice nebo jemné mechanice se základními znalostmi radiotechniky. Zájemci jen s nejlepšimi referencemi, schopní dobrého výkonu a obětavé práce, necht do konce října t. r. písemně oznamí svá základní data a vyžádají si podrobný dotazník v Redakci Radioamatéra, Praha XII, Stalinova 46.

X

Dosud máme na skladě papírová logaritmická pravítka obvyklé velikosti (délka stupnic 25 mm), z nichž si dovedný pracovník snadno zhotoví dobrou náhražku pravítka tvárního s uspokojující přesností, kruhová logaritmická pravítka a t. zv. radiotechnická pravítka pro rychlé převádění vlnových délek na kmitočty a kruhové kmitočty, pro zjednodušený výpočet členů resonančních obvodů a s tabulkou základních údajů a vzorců (kapacita deskového kondensátora, dielektrické konstanty hlavních isolantů, průřez, váha a odpór 1 m měděného drátu, měrný odpór běžných kovů a slitin). Do vyčerpání staré zásoby prodáváme pravítka za starou cenu logaritmické přímé za Kčs 6,—, kruhové za Kčs 5,50, radiotechnické za Kčs 3,50. K objednávce připojte Kčs 2,— na výlohy se záslínlím.

X

Tazatele, kteří se obracejí na naši technickou poradnu, upozorňujeme na pravidelně otiskovaný, zřejmě však přehlížený text vedle kontrolního ústřídku na obálce jednotlivých čísel: jen zcela stručné dotazy, ne delší 20 slov, zodpovídáme bezplatně, pokud je možné na ně stejně stručně odpovědět a je připojen zpětný adresovaný lístek. Nejlevněji pořídit takový dotaz na dvojité dopisnice, jež poštovní správa dovoluje improvizovat sepnutím nebo sešitím dvou jednoduchých na jediném okraji. Obšírnější dotazy musí být honorovány částkou Kčs 10,— a doprovázeny frankovanou obálkou s napsanou adresou pro zaslání odpovědi. Výpočty transformátorů, tlumivek a návrhy zapojení nemůžeme provádět, třeba mnohý tazatel projeví ochotu zaplatit poplatek zvýšený. Dotazů je totiž mnoho, že je stěží stačíme vyřídit vedle běžné práce. I my máme své potíže při práci a snadno bychom každého přesvědčili, že částky za porady a plánky kryjí jenom naši režii s touto službou, a to proto, že se snažíme udržet ji nízkou dobrovolnou, nehonorovanou prací. Znovu proto prosíme své přátele, aby nám usnadnili práci a sobě zaručili rychlé vyřizování dotazů tím, že budou dbát zásad, uvedených nahoře.

X

V minulých týdnech jsme dostali několik odpovědí na dotazy a zásilek plánků zpět, protože adresy v dotazech nebo objednávkách byly nečitelné, neúplné (chybi událost poštovního úřadu a pod.), nebo chyběly vůbec. V takových případech, zvláště jde-li o objednávku plánků, s obtížemi a často marně pátráme po obálce, v níž objednávka došla, abychom zjistili adresu aspoň přibližně podle poštovního razítka, a nakonec nám nevyříditelná objednávka nebo dotaz zůstane tak dlouho, až se příslušný čtenář ozve, leckdy dosti podrážděný, pročže že tak zdlouhavě pracujeme (a po případě znova zapomene na adresu). Než tedy vložíte svůj dopis do obálky prohlédněte jej, zda obsahuje úplnou adresu napsanou tak, aby ji mohl rozluštit obyčejný smrtelník. Protože, konec končů, i redakční pracovníci jsou jenom lidé.

NOVÉ KNIHY

Ing. A. Rozsypal, Nové umělecké hmoty, zvl. otisk z Technického obzoru slovenského, vyd. Slovenský sbor ESC. Formát A4, 12 str., cena neuvedena. — Cenné základní poučení

pro konstruktéra elektrických zařízení o nových umělých hmotách, zejména o jejich rozvoji za války v USA.

T e c h n i c k é z p r á v y II. 46 fy E. Fu sek, Praha II, Václavské 25, obsahují tento krát české vydání dat všech vojenských elektronek. Obsah je týž jako u zprávy č 1 (RA č. 8, str. 212).

OBSAHY ČASOPISŮ

Válečné ročníky amerických časopisů zejména z oboru automobilního, leteckého, strojnického, ocelářského, mechanické technologie a organizace výroby, došlé nedávno do Knihovny vysokých škol technických v Praze I, Mariánské nám. 5, Klementinum, jsou volně přístupny čtenářům v její čítárně do 15. října t. r. Jde o časopisy ze sbírky uspořádané Československou hospodářskou poradnou v New Yorku mezi našimi krajanými. Protože jde v mnoha případech o unikáty, nepřejíme se prozatím mimo knihovnu, je však možno dát si z nich podle potřeby zhotovit fotografické kopie jednotlivých pojednání. Knihovna je otevřena denně od 8—13 a od 14—19 hod. (mimo sobotu odpoledne).

KRÁTKÉ VLNY.

Č. 8, srpen 1946. — Začátky starých hamů. — Vysílací antena pro všecká pásmá, —WD. — Volá vás letoun armádního rozhlasu, —SB. — Voltmetr na oba proudy s dvěma dvojitými diodami. — Decibelneper, převodní diagram, —WD. — Grafické řešení zasilovačů třídy B a C, E. H. Schulz. — O superreakčním příjmu, H. Miša. — Hlídka.

SLABOPROUDÝ OBZOR.

Č. 5—6, duben-květen 1946. — Nová metoda k měření útlumu v rozsahu vln decimetrových a centimetrových, A. A. Dith. — Rešení přechodových proudů v resonančních obvodech, Ing. V. Müller. — Paralelní chod zasilovače, Ing. J. Merhaut. — Zapalovač dělového náboje, který reaguje na přiblížení k cíli, Ing. J. Havelka. — Referáty: Impulsní modulace, Barevné značení hodnot odpornů a kondensátorů v USA, Nucleární energie, Aplikace televize pro leteckou navigaci, Pokroky v přenosu zpráv a obrázků v USA a v Anglii, Zkušky upotřebení centimetrových vln v americkém telekomunikačním provozu, Nomogram pro navrhování filtrů, Navigátor Decca, Radiové zařízení amer. voj. letectva pro přistávání bez viditelnosti, Henney: Radio Engineering Handbook, Terman: Radio Engineers Handbook. — Patentová hlídka, Slaboproudá hlídka.

ELEKTROTECHNIK.

Nový měsíčník, který začal vydávat Elektrotechnický svaz československý, má za účel informovat všecky vrstvy elektrotechniků, zejména praktiky a zájemce-laiky, o elektrotechnice všech oborů, a to pokud možná přístupně a s hlediska více praktického, než je to možné v našich vrcholných odborných listech Elektrotechnický obzor a Slaboproudý obzor. Formát listu je ČSN A4, dvojslosový tisk, úvodní dvojčíslo má 40 stran a obálku, cena jednotlivého čísla není udána, roční předplatné pro členy E.S.C. je Kčs 60,—, pro ostatní Kčs 90,—.

Č. 1—2, červenec-srpna 1946. — Určování průřezů stoupacích vedení, J. Svoboda. — Provádění domovních přípojek, F. Fajt. — Osvětlení v hotelu, Netušil. — Provoz kabelu, Ing. F. Jäger. — Zkušenosti s fázováním transformátorů, Ing. F. Pešák. — Diferenciální elektrických vozíků, I. Fabian. — Účelná úprava přívodu k žehličce, brániči přepalování, Ing. O. Gregora. — Uvádění neznámých elektrických zařízení do chodu, Ing. J. Kerner. — Stavba a zkoušení hromosvodů, Ing. L. V. Ríhánek. — Poloautomaty

pro trvalá telefonní spojení, Ing. O. Plischke. — O rozhlasu po dráze, Ing. V. Müller. — Rekrystalisace mědi pro elektrotechniku, Ing. M. Brzobohatý. — Hlídka: J. říkový koutek, Rozmanitosti, Dotazy a o povídání, Hlasy čtenářů, Humor.

RADIO

Č. 8, srpen 1946, Jugoslavie. — K výroci Nikoly Tesly. — Bateriový superhet s pěti elektronkami řady K. — O mikrofonech, Ing. T. Jelaković. — Cívky, Ing. Z. Plenković. — Dekádový ohmmeter, I. Mezdžić. — Několik pokusů s krystalovým přijímačem pro začátečníky, K. Kranjc. — O záporném polarizačním napětí mřížky, D. Blažina. — Doutnavka jako stabilizátor, R. Stojanović. — Dobrá přijímací antena pro krátké vlny.

Č. 9, září 1946, Jugoslavie. — O mikrofonech, Ing. T. Jelaković. — O cívách s železovým jádrem, Z. Plenković. — Tříelektronový superhet na síť pro amatérská pásmá, B. Božić. — Wheatstoneův můstek, A. Lisulov. — Hliníkový elektrolytický usměrňovač pro nabíjení akumulátorů, B. Božić. — Opracování materiálu pro začátečníky, K. Kranjc. — Rozhovor o elektronkách.

LA TÉLÉVISION FRANÇAISE.

Č. 16, srpen 1946, F. — Televise s 1000 linkami, krátké vlny a příjem, R. Aschen. — Praktické poznatky o televizním přijímači. — Obrazky zahraničních novinek. — Barevná televise soustavy CBS, dokonč. — Nové objevy v televizi, dr. Zworykin. — Zásady radaru. — Otázka poruch v televizním příjmu.

QST.

Č. 8, srpen 1946, USA. — Superhet s osmi elektronkami pro amatérská pásmá, B. Goodman. — Duplexní telefonie na 21 900 Mc/s (délka vlny 1,37 cm), A. H. Sharbaugh, R. L. Watters. — Vyloučení nestálosti signálů, D. Mix. — Levná směrová antena s třemi prvky pro 28 Mc/s, C. E. Nichols. — Měřiče kmitočtu jako budici oscilátory, E. H. Conklin. — Oscilátory, laděné změnou indukčnosti, T. A. Hunter. — Zvětšení účinnosti oscilátoru s přímými elementy pro vf. G. D. Perkins, H. G. Burnett. — Použití tónově modulované detekce (audio-modulated detection) pro komunikační přijímač, D. A. Griffin, L. C. Waller.

PROCEEDINGS OF THE I. R. E. AND WAVES AND ELECTRONS.

Č. 7, červenec 1946, USA. — Popis a teorie televizní snímací elektronky „Image Orthicon“, A. Rose, P. K. Weimer, H. B. Law. — Obrazovka 5RP s velkou píšicí rychlosí, I. E. Lempert, R. Feldt. — Vyzařovací charakteristika nevyváženého dipolu, W. Kelvin. — Teorie a užití RC filtrů v zapojení T, L. Stanton. — Zasilovače s „majákovými“ elektronkami, H. W. Jamieson, R. J. Whinnery. — Otázky návrhů vf topných zařízení, W. M. Roberds.

Č. 8, srpen 1946, USA. — Radar, popis a teorie všech radarových soustav, E. G. Schneider. — Teorie magnetického záznamu zvuku, M. Camras.

RADIO CRAFT.

Č. 11, srpen 1946, USA. — Nový automatický radiový kompas, E. D. Pargett. — Sonicator, akustický radar pro malá plavidla, L. Gould. — Dnešní stav televise, III. část, M. S. Kiver. — Obvody pro pilové kmity, S. Fishman. — Korekční nf obvody, L. A. Wortman.

RADIO NEWS.

Č. 2, srpen 1946, USA. — Pokus s atomovou bombou u Bikinských atolů. — Seznamte se s mikrofony, H. J. Seitz. — Moderní osvětlení. — Přijímač-vysílač 144 - 148 Mc/s pro začátečníky. — Vysílač fonie s nepatrnnou spotřebou a rozměry, A. B. Kaufman. — Vysílač pro 150 Mc/s, řízený kryštalem. — Tónové generátory na podstatě Wienova můstku, J. C. Hoabley. — Technický rozbor čin-

nosti televizních přijímačů. — Hledač kmitočtu s resonančním vlnoměrem, H. Burgess. — Dvojčinný koncový stupeň s kathodovou vazbou.

WIRELESS WORLD.

Č. 9, září 1946, GB. — Některé podrobnosti o armádním přístroji č. 10 (radar). — Radarový princip v přírodě, impulsová technika při supersonických kmitočtech, T. Roddam. — Elektromagnetické vychytování pro televizní přístroje, zasilovač časové základny, W. T. Cocking. — Použití tabulek stavu ionosféry pro volbu kmitočtů v radiokomunikaci, T. W. Bennington. — Data pro návrh (7), výkresy charakteristiky obrazového zasilovače, paralelní opravný obvod.

ELEKTRONIC ENGINEERING.

Č. 223, září 1946, GB. — Navigační radar na obchodních lodích, E. D. Hart. — Vlnoměr pro 155—225 Mc/s, J. Banner. — Dielektrické vyhřívání v průmyslu kaučuku, T. H. Messenger. — Přístroj k měření jakosti obrazovky, A. M. Spooner. — Nová elektromagnetická elektronka GEC FP 54. — Přehled plasticových hmot v radiotechnice a elektronice, W. S. Penn. — Elektrotechnický kódový translátor, H. W. Babcock. — Obvod s rozdělenou indukčností, J. E. Haworth. — Výzkum a vývoj v radiotechnologii. — Iontové vypalování v obrazovkách, G. Liebmann.

RADIO SERVICE.

Č. 31-32, červenec—srpen 1946, Švýcarsko. — Významné radiotechnické novinky v USA, G. Lohrmann. — Americký radiový průmysl mezi válečnou a mírovou výrobou, J. Dürrwang. — Nf. korekční obvod jako prostředek pro opravu charakteristiky a zlepšení přednesu, F. A. Loescher. — Teorie filtrů, pokrač., E. de Gruyter. — Úvod do základů radiotechniky, W. Waldmeyer. — Základní kurs radiotechniky, P. Charvoz. — Radiotechnická matematika, I. Gold. — Bateriová tliflamgovka pro turistiku, F. Menzi. — Gramofonové desky.

RADIO RUNDSCHAU

Č. 1, duben 1946, Rakousko. — Elektrická energie v Rakousku, Dipl. Ing. A. Kothbauer. — Obtížná rekonstrukce radiové stanice Vídeň. — Můstková metoda k měření nesprávného přizpůsobení, Dipl. Ing. F. Wolf. — Citlivost přijímačů. — Elektronka a rozhlas. — Několik základních označení a definic o zvukových a ultrafrekvenčních kmitech, Dr. Ing. J. Götz.

Č. 2, květen 1946. — Televise není pro Rakousko ještě aktuální. — Elektrotechnické náhradní látky. — Elektrická energie v Rakousku, pokr. — Citlivost přijímače, dokonč. — Vlastnosti, přizpůsobení a výpočet anten. — Fyzikální základy prostorové akustiky, Ing. J. Capek. — Transformace zdánlivých odporů. — Zatižitelnost selenových usměrňovačů.

Č. 3, červen 1946. — Začátky rakouské výroby elektronek. — Nikola Tesla. — Elektrotechnické náhradní látky, pokr. — Elektrická energie v Rakousku. — Anteny, vlastnosti, přizpůsobení a výpočet, pokrač. — Americký televizní přístroj. — Vysokofrekvenční terapie, Dr. H. Scholz. — Výpočet dozvuku, Ing. J. Capek. — Transformace zdánlivých odporů. — Náhrada směšovacích elektronek.

RADIOTECHNIK

Č. 2-3, červen-červenec 1946, Rakousko. — Odrazová technika (radar), základní pozorování, W. Nowotny. — Radionavigace, podstat a použití, K. Durst. — Požadavky na výkon při spojení s pomocí mikrovln. — Magnetrony pro centimetrové vlny. — Evropská radiotechnika za války, II, přístroje a zapojení, H. Baumgartner. — Dvolamgovka a tliflamgovka s vojen. elektronkami na baterie. — Atomová fysika. — Teorie a praxe cyklotronu, H. Hardung-Hardung. — Vývoj geoelektrických výzkumů, V. Fritsch.

PRODEJ · KOUPĚ · VÝMĚNA

Každý inserát musí obsahovat úplnou adresu zadávajícího. Pište čitelně a účelně zkracujte slova.

Cena za otištění inserátů v této hledce: první řádku Kčs 26,—, další, i neplné, Kčs 13,—. Za rádku se počítá 40 písmen, rozdělených mezi známky a mezery. Částku za otištění si vypočtěte a připojte v bankovkách nebo v platných pošt. známkách k objednávce. **Nehonorované inseráty nebudu zařazeny.**

Radioamatérům odborne poslouží ERAFON, Bratislava, Guindulichová 1/a.

Superhetovou soupravu cívek, sest. ze vstupu, oscil., dvou mf 472 kc, mont. na spol. přepínaci, jen šest spojů k připojení, uhlíkově vyrobené, vyzkouš. signalgener. a v hrajicím modelu, zaručeně hrajici, lehčí montáž než obyčejné dvojky za Kčs 525 včetně anten. filtru vyrábí a dodává firma Ing. Vladimír Ondroušek, Brno, Bratislavská 17. (pl.)

Mikroampérmetr v bakel. 14×16 cm prodám za 1500 Kčs, dvě amer. IIg diody 866 Kčs 300, 10 kg Cu drátu, smalt., Ø 0,1—0,6 Kčs 300, elektronky EM4, AL4, AF7, AC2, RES094 Kčs 300. O. Safránek, Praha XII, (pl.)

Transformátor 1,5 kW, horské slunce, elektronky LS50, LB8, LB1, krytalový mikrofón a různý radiomateriál lacino prodám nebo vyměním za perm. dynamik, gramomotorek, miliampérmetr, elektronky ECH3, EBF2, EM4, též koupím. F. Páč, Brno, Nové Sady č. 22a/III. (pl.)

Koupím růz. radiotechn. měř. apar. nebo vyměň. za psací stroj a obj. ke Kinoexaktě 1:1,9. Nab. s popis. a cenou Zelenka, Praha XII, Chrudimská 5. (pl.)

Zaplátím velmi dobře za tato čísla RA: 1938: 1, 2, 5, 9, 11. 1943: 8, 9, 10, 11, 12. 1944: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Koupím i celé ročníky tu uvedené. Mohu dát výměnou vzácné elektronky. Ing. Lad. Zamborský, Trnava, Svernová 66. Slovensko. (npl.)

Prodám měd. dynamodrát prům. 0,1, 0,15, 0,3 1,4, 3 fr. mot. 1 HP. Šírušek, Mikulov, Valtická 3. (pl.)

Prodám perman. dyn. Ø 22 cm s trafem 220 Kčs, v lešt. skřínce 580 Kčs, cívka, soupr. pro super s filt. Palaba 230 Kčs, duál 150 Kčs, mot. 220 V/800 W 450 Kčs, elektr. EL11 150 Kčs, 5krát RV12P2000, 2krát NF2 po 50 Kčs, autotrafo 100 W 200 Kčs. V Plašil, Dáblice 243. (pl.)

Prodám 25W zesilovač s reprodukt. a krystal. mikrofonem za Kčs 5000. Slav. Zeman, Bakov n. Jiz., Husova ul. 337. (pl.)

Koupím elektronku CF50. Josef Svoboda, Brno 28, Kosmákova 18. (pl.)

Koupím oscilograf a cejch. vlnoměr. Cena a popis? B. Zelenka, Praha XII, Chrudimská číslo 5. (pl.)

Prodám úplně nové elektronky. Seznam zašlu. Josef Petrův, Benátky n. Jiz. II, č. 298. (pl.) Boleslavská 11. (pl.)

Prodám elektronky: AZ1, EF6, EF9, EBL1, EL6, EL11, EF14, EM1, EBC11, ECH11, CY1, CY2, CF7, CL4 a řadu jiných. Kačerovský, Praha XI, Koněvova 120. (npl.)

Rídí a za redakci odpovídá Ing. Miroslav Pacák

Tiskne a vydává ORBIS, tiskařská, nakladatelská a novinářská společnost akciová v Praze XII, Stalinova 46. Redakce a administrace tamtéž. Telefon 519-417; 539-04; 539-06. Telegramy: Orbis-Praha.

„Radioamatér“, časopis pro radio-techniku a obory příbuzné, vychází 12krát ročně první středu v měsíci (změna vyhrazena). Cena jednoho výtisku Kčs 15,—, předplatné na celý rok Kčs 160,—; na půl roku Kčs 82,—, na čtvrt roku Kčs 42,—. Do ciziny k předplatnému poštovné; výši sdělí administrace na dotaz. Předplatné lze poukázati vplatným lístkem Poštovní spořitelny, číslo účtu 10.017, název účtu Orbis-Praha XII, na složence uvedete čitelnou a úplnou adresu a sdělení: předplatné „Radioamatéra“.

Otisk v jakékoli podobě je dovolen jen s písemným svolením vydavatele a s uvedením původu. — Nevyžádané příspěvky vraci redakce, jen byla-li přiložena frankovaná obálka se zpětnou adresou. — Za původnost a veškerá práva ručí autoři příspěvků. — Otiskované články jsou připravovány a kontrolovány s největší pečí; autoři, redakce, ani vydavatel nepřijímají však odpovědnost za eventuální následky jejich aplikace.

Křížkem (+) označené texty zařadila administrace.

Příští číslo vyjde 6. listopadu 1946.

Redakční a insertní uzávěrka 23. října 1946.

Můžeme vyrábět drátové odpory od 10 do 50 000 ohmů na 3-50 W s keramickou ochrannou vrstvou v tolerancích ± 2% a větších.

Zn. „Nový způsob“ do adm. t. l.

Olejové kondensátory

0,5 mF . . 6000 V . . (prov. 2000 V) . .	Kčs 127,—
1 mF . . 6000 V . . (" 3000 V) . .	Kčs 146,—
2 mF . . 2500 V . . (" 1250 V) . .	Kčs 132,—

Impreg. transformátory

Prim.: 220 V odstíněn od sekundáru	
Sek.: 1700 V/20 mA, 6,3/0,5 A, 2×470 V/80 mA 6,3/0,9 A, 6,3-0-6,3/0,5 A, 6,3-0-6,3/1,5 A 6,3-0-6,3/3,5 A	Kčs 348,—

Prim.: 220 V odstíněn od sekundáru	
Sek.: 4 V, 4 V, 4 V, 4 V/1,5 A	Kčs 68,—

Tlumivky

350 ohm, 100 mA, 35 Hz	Kčs 54,—
------------------------	----------

Lineární potenciometry

50 kilohm	Kčs 26,—
500 kilohm	

Poštou na dobríků nejméně Kčs 300,—

RADIO - PRAHA - PODOLÍ

Přemyslova 124 Telefon 43-330

Sváření - spájení

všech kovů jen s prášky a pastami značky

Firinit a Krpolit

Pro kovodělný průmysl, železnice, letecký průmysl, automobilový průmysl, strojírny, slévárny, kotláreny, radiomechaniky

dodáme ihned:

prášky na sváření a spájení všech lehkých kovů (Al-Cu, Al-Zn-Cu, Al-Si, Al-Si-Cu, Al-Si-Mg, Al-Mn, Al-Cu-Mg, Al-Mg-Si, Al-Mg, Al-Mg-Mn, G-Al-Mg)

na sváření hořčíkových slitin

na sváření zinku a zinkových slitin a pozinkovaných plechů

na sváření a spájení mozaik, mědi, bronze, niklu a j.

na sváření oceli, železa a litiny

pasta Krpolit 10 na spájení i nejtenčích drátů v radiomechanice

tavidla na tavení hliníku, elektronu a j.

tmely na železo a litinu v prášku a cihlách

náterý na kelímky při tavení hliníku a j.

prášky a pasty proti cementaci - kalení

kalicí soli a cementační prášky

letovací trestě a letovací vodičky

soli na pocinování

Všechny tyto výrobky vám dodá a informace ihned vyřídí:

Národní správa firmy

Dr. Leopold Rostosky

kovochemická továrna, závod v BRNĚ, Kr. Poli, ulice Dra Kubše čís. 27 — Telefon 15680/144

Telegramy: Firinit Brno