

OBSAH

Z domova i z ciziny	298
Po vídeňském veletrhu	299
Požadavky na elektrické přístroje pro nedoslychavé	300
Ukázká americké konstrukce přístroje pro nedoslychavé	300
Řidič hlasitosti a kmitočtová charakteristika	302
Amatérský vlnoměr pro uvf a svf	304
Vysílání ze stratosféry	307
Amatérský vysílač pro kmitočet 60 Mc, s možností amplitudové i kmitočtové modulace	308
Amatérský přijimač na síť s dvěma elektronkami	310
Pomočný vysílač pro vyvažování vf obvodů	312
Napaječ bateriových přístrojů	316
Superhet s dvěma elektronkami, ECH11 + ECL11	317
Cesar Franck, varhaník, dramatik pochyb a víry, člověk	318
Potíže s hudbou	318
Z naší pošty	303, 316, 320
Z redakce, K předchozím číslem, Obsahy časopisu	319
Knižní příloha:	
Měření v radiotechnice, strana 49—64.	

Chystáme pro vás

Zajímavý nf filtr s odpory a kondenzátory. • Ohybačka na plech. • Další použití kmitočtového modulátoru. • Z teorie přenosek.

Plánky k návodům v tomto čísle

Amatérský přijimač s dvěma elektronkami, schema a spojovací plánek ve skutečné velikosti, Kčs 18,—, pošt. výlohy Kčs 2,—. • Pomočný vysílač pro vyvažování vf obvodů, schema ve větším měřítku Kčs 10,—, plán kostry a příslušenství Kčs 16,—, předtiskovaný negativní štítek na čelnou desku s hotovými stupnicemi Kčs 20,—, celá souprava včetně výloh Kčs 45,—. • Superhet s dvěma elektronkami, Jenschem, Kčs 10,—. • Plánky posílá redakce Radioamatéra jen přímo odběratelům za příslušnou částku, připojenou k objednávce v bankovkách nebo v platných poštovních známkách, a zvětšenou o Kčs 2,— na výlohy se zasláním.

Z obsahu předchozího čísla

Nové křemenové krystaly. • Přístroj na zkoušení mf transformátorů. • Amatérský televizní přijimač. • Třílampovka s jedním ladicím obvodem, nového zapojení i vnější úpravy. • Obnovená dvoulampovka Titan. • Nejménší dvojka na síť. • Diodový voltmetr s usměrňovačem. • Nejprostší radar. • Přístroje k napájení bateriových přijimačů ze sítě. • Opravářský voltmetr. • Amatérský handie-talkie. • Vesta vyhřívávaná elektřinou. • Navar, navaglobe a navascreen.

Byla to právě jen tato ověnčená pětadvacítka, která jako neveliký ústupek záměrného civilismu zdobila obálky, v nichž tento list putuje každý měsíc k svým přátelům nejvěrnějším. Mnohým z nich připomněla, jak rychle ubhlo to od oněch blahých časů, kdy vybírali skromnou přílohu z obsahu Štěpánkovy Nové épy, měsíčníku, jemuž přísluší zásluha, že přivedl na svět Radioamatéra. Neboť nejenom tento list dovršuje čtvrtstoletí svého života; spolu s ním je uzavírá překvapivě početná skupina jeho přátel od prvního vyjiti, přes všechna léta vývoje a proměn, krisi hospodářských i politických, míru i války. Některé z nich přiměla tato příležitost k tomu, aby trochu toho radostného i tklivého vzpomínání svěřili papíru a poslali je vydavatelům Radioamatéra; učinili to i jiní, mladší čtenáři, schraňující „teprve“ nějakých deset nebo patnáct let ročníky této radiotechnické pokladnice námětu, abychom to vyslovili s jedním pisatelem. Kdybychom zamýšleli ověnčit pětadvacítka ročníků Radioamatéra výzdobou honosnější, nasbírali bychom dost materiálu v těchto jubilejných projevech.

Oslavili jsme podobně dvacetiletí tohoto listu, a to v době, kdy bylo lze málo slavit a kdy mělo význam a cenu připomenout úspěchem odborného časopisu výsledky práce, na níž jsme se všichni podíleli. Dnes však úspěch minulý nesmí odvádět pozornost od úkolů budoucích. Není jich málo. Proto si snad tou jubilejní pětadvacítkou připomeňme minulá léta rozvoje amatérské činnosti, jejíž hodnotu prokázalo uplynulých šest let, a bez okázlosti si určeme za cíl těžit i nadále ze své záliby pro sebe i pro jiné. Nám pak buď navíc dovoleno vyslovit dík za všechno, co tém dvacetí pěti svazkům pomohlo spatřit světlo světa: spolupracovníkům dávným i dnešním, vydavateli, který s úsilím a obětí list udržel i v dobách nejtěžších, tiskařům, kteří texty měnili v úhledné stránky a svažky. Všem věrným předchůdcům, kteří odedávna až po dnešek vlivně vítají každý nový sešit svého časopisu, i těm, kdo si jej teprve nedávno oblíbili a hlásí se o něj i z končin nejvzdálenějších. Těm pak, jimž se tato chvíle přece jen zdá hodná větší okázlosti než je rámec, do něhož ji vkládáme, slibujeme slavnostně, že si to všechno důkladně vynahradíme, ne-li dřív, tedy jistě na sklonku další pětadvacítky. Kéž se ji všichni ve zdraví dočkáme.


Málokteré z ne-spočetných přání, která se rodí v lidských duších,

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

a měli se prostě lid-sky rádi doma, ve slovanském i v celém ostatním světě.

V malém státě a krásné zemi, která je nám vlastní a domovem, jeví se žádoucí ještě další věci. Je to vlivnost, klid, slušnost a vzájemná úcta v kritice i diskusi, mezi druhy i mezi odpůrci, doma i na venek. Tyto zdobné ctnosti sily fyzické jsou ctností nezbytnou pro nás, jejichž sile jsou vyhrazeny převážně oblasti ducha. Je to i vzájemná vážnost k druhům v práci, které s příznačnou odstředivostí a snad i závistí zhusta považujeme za soupeře a soky, a k jejichž úrovni se často snažíme dostať tím, že ji snížujeme, místo abychom svou pozvedali. Opusťme zálibu v slovech a heslech, jejichž peruti nemohou nahradit nosnost činu, nechtějme všichni říkat hej rup, učme se také stát v řadě s těmi, kdo slovo mění v dílo. Také kritika mezi námi mějž svou formu a své meze: nechť rozlišuje a hodnotí chybou z nedostatku sil a z omezení, která staví čas a prostředí od následků neodpovědnosti, nedbalosti nebo jednostranných záměrů. Nechť v prvním případě ochotně pomáhá dobrým slovem a neúčinněji přátelskou pomocí; v případě druhém pak neanonymně, bez škodolibosti, sensace a osobního zájmu, ale otevřeně a nesmlouvavě chybou ukáže a vyznáčí správnou cestu. Často přispěje k zlepšení do-klad, že věc by bylo lze provést lepe, kdežto zvětšovací sklíčko, puntíčkarsky zaměřené na drobný kaz, zkracuje zornou délku víc než připouští zájem o širší hledisko. Konečně je zapotřebí, abychom si příliš nelibovali v křečovitém kopírování vzorů a netrpěli nervosou a neklidem z počtu, že jinde jsou dále a výše. Je vždycky způsob, jak stvořit dokonalé dílo vlastním, novým a původním stylem; jen od-



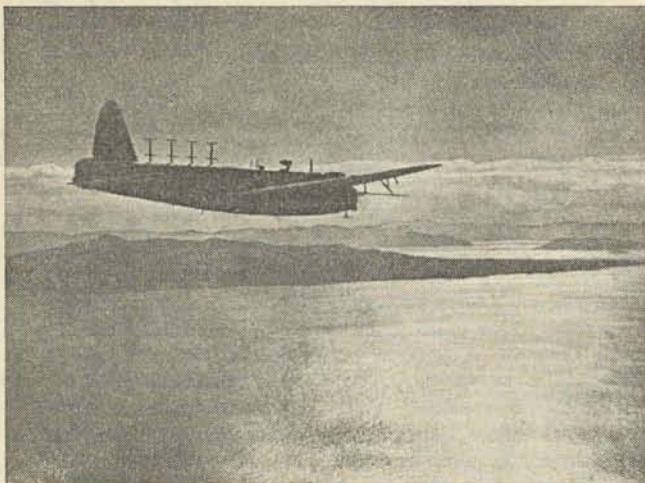

Co je nového ve Švýcarsku

Továrně vyráběná krystalka, to jsme už dříve neviděli. A přece se vyrábí a prodává pod značkou Supertone a Little Wonder nejenom ve Švýcarsku, nýbrž i v Americe. Má tvar ploché krabičky s otočným kličkovým běžcem, s detektorem tvaru malé elektronky a s dobrými sluchátka. Není nijak levná. Švýcaři si ji mohou koupit za 9 až 12 šv. franků, t. j. asi 110 až 150 Kčs. I jiné novinky z anglosaských zemí mají Švýcaři velmi brzy na svém trhu: v insertní části listu Radio Service vidíme obrázek přístroje v podobě fotoaparátu, neseného na rameňi, v němž je víska rámová antena, o němž nedávno psaly časopisy anglické. Přístroj se prodává za 379 šv. franků, t. j. zhruba za 4000 Kčs. Také spájecí drát s třemi dutinkami pro čisticí prostředek nabízí firma Triven. — Superhet švýcarské firmy Minerva má na krátkých vlnách šest úzkých pásem, která se rozprostírají právě jen v oblasti rozhlasových stanic na 13, 16, 19, 25, 31 a 50 metrů. Stačí jediná oscilátorová cívka, laděná kromě hlavního kondensátoru ještě seriovou dvoujicí, připojenou na vhodnou odbočkovou cívku. Tím se dosáhne toho, že pásmá mají vždy přiměřený rozsah.

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

(Dokončení s předešlou stranou)

vaha a trpělivost k hledání s důvěrou ve vlastní síly tu nesmí chybět.

Ke komu že mluvíme? Přání, uváděná skoro bez konkrétních případů, působi snad rozpaky a dojem, že jde o dopis, jehož adresát není znám. Nikoliv, přítel, jde výlučně o nás, techniky z povolání i ze záliby, a desideria, která jste právě čtli, jsme vydestilovali ze zjevů, pozorovaných v našem prostředí. Jsou to tedy jen přání, třeba jejich potřebnost jasnéji nebo méně zřetelně cíti všichni odpovědní lidé, a bylo by přílišným optimismem čekat, že jejich splnění najdeme pod stromečkem. Musíme si je nadělit sami (uznáme-li je svorně za prospěšné a žádoucí); bude to stát trochu úsilí a snad to ani nebude brzy. Jde o hodnoty, které tvoří tradice a život, ne pro chvíli, a také ne za chvíli Mají-li však vzniknout, musíme začít je důsledně pěstovat. Učiníme to v příštím roce?

P.

Z nedávné historie:

Britské vojenské letadlo typu Wellington, vybavené moderními radarovými přístroji a směrovými antenami. Aparáty dovolovaly za leteckých útoků spolehlivě vyhledat cíl i za omezené viditelnosti a provést příkazanou operaci.

Hlasování o televizi

Jediný evropský list, věnovaný televizi, „La Télévision Française“, uspořádal dotazníkovou akci mezi čtenáři, jimž klade tyto otázky: jste pro okamžité zahájení televize s rádkováním středně jemným 500 rádék? Výhody: rychlé zahájení obchodní i technické, snazší stavba přístrojů. Nevýhoda: nedostatek jemný obraz na větším stříni. Druhá otázka: jste stoupencem pozdějšího zahájení televize s velmi jemným členěním (800 až 1000 rádék)? Výhoda: státní prestiž, dokonalý obraz, možnost promítání na velké stříni. Nevýhoda: technické potíže, nezbytnost použití vln pod 3 m, široké obrazové pásmo, obtíže obchodní a technické.

Pozor, důvěrné

Anglický čtenář odborných listů si právem stěžuje si v listopadovém čísle Wireless World na přepojatou pozornost, s kterou úfady brání popularizaci radiotechnických objevů minulé války. Při tom jsou mnohé, původně britské objevy svobodně publikovány v časopisech amerických. Lituje, že je takto buď porušována zásada vojenského tajemství, anebo, není-li již zapotřebí ji dodržovat, je zanebdávána možnost včasného poučení domácích odborníků, kteří by se mohli pokoušet o další rozvoj na základě hotových věcí. Shledlavidáme, že tento rozdíl v názorech na důležitost utajení využitých objevů není nový a je přiznácný pro evropský kontinent. Vždy jsme záviděli Američanům jejich štědré rozšiřované informace na rozdíl od výhýbavého pokládkání v Evropě, u nás pak navíc ještě skryvání objevů, které byly vyrýzovány z prací zahraničních. Kdo ví, zda to není právě tato velkorysá sdíllost Američanů, která je postavila na vedoucí místo dnešní techniky.

„Živá voda“ pro kontakty

Pod názvem Servisol nabízí švýcarský podnik tekutinu vlastností skoro kouzelných. Kapka na znečistěné dotyky přepinače, potenciometru, objímky a pod. postačí samovolně, bez tření nebo dokonce rozebrání odstranit nečistotu a jí působeným odporem i pro proudy, a současně preparuje kovové plochy a činí je trvanlivými. Látka se podle stručného popisu v inserátu slouží s kyslíkem, pronikne až na kov, „exploduje“ a tím oddělí nečistotu, vyplaví ji a vyloučeným ethiem (dosud jsme nezjistili, co by to mohlo být) povlékne dotykové plochy a ochrání je před oxyslěním. Cena čtvrtlitrové plechovky s kapákem je 6,25 švýc. franků, t. j. asi 72 Kčs. I našim opravářům prokázala by tato látka hodnotné služby.

rs31/32.

Výcvik řidičů v místnosti

Uspokojující zkušenosti s aparáty pro školení pilotů vedly k návrhu, vyzkoušení a konečnému schválení přístroje pro podobný výcvik a zkoušení řidičů motorových vozidel. Napodobené auto stojí v místnosti, má všechny řidiče i kontrolní přístroje, a v té mříži, jak žák zvětšuje rychlosť, zrychlují se i promítání filmu, který na stěně před přístrojem zobrazuje výhled na silnici. Učitel sedí za žárem, rozsvěcuje různé varovné signály a posužuje, jak na ně žák reaguje, jak se jim snáz vynout nebo zastavit a podobně. Ministerstvo dopravy hodlá zavést toto zařízení na všech školách pro výcvik řidičů. bis.

Nové krystaly ještě jednou

Nový druh křemenových krystalů nabízí americká firma Bliley. Krystaly pro frekvence 3 až 11 Mc/s jsou uzavřeny ve vzduchotěsných bakelitových pouzdrech velikosti 15×20×6 mm. Vývody jsou na spájecích očkách, takže výbrusy je možné vkládat přímo do spojů, nebo přímo na přepinač. Odpadnou tím ztráty a škodlivé vazby v dosavadních objímkách a mimo to se značně zmenší rozložení krystalem řízených oscilátorů. -oh-

Z DOMOVA i Z CIZINY

Radar dražší než atomová puma

Chryslerova společnost v Americe uveřejnila data o nákladech, které si vyžádal vývoj radarových přístrojů. Dosáhlý při 2007 milionů dolarů, kdežto význam uvolnění atomické energie stál rovně dvě miliardy dolarů. Byl to také radar, který rozhodl válku v Evropě, kdežto dvě exploze atomové pumy jenom urychlily blízký konec východního spojence bývalé Osy.

Přenos obrazů v USA

Před několika měsíci referovali jsme na těchto stránkách o zdokonalení bezdrátového přenosu obrazů a tisku — o tak zv. facsimile. Mezitím přidělila americká federální



rozhlasová komise (FFC) nové kmitočty pro tento službu a velká vydavatelství deníků začala třikrát denně vysílat zvláštní zmenšená vydostí svých listů. O značném zájmu veřejnosti svědčí četné inseráty, nabízející potřebné přístroje pro příjem. Jednoduchý, výkonné a poměrně malý přístroj tohoto druhu vidíte na obrázku. Je to výrobek firmy Finch Telecommunications, Inc. Přístroj je zařízen pro příjem radia i po drátě (telefonní lince). Jeho výkon je až 18 000 cm² za hodinu, což značí, že při normálních typech písmen „výtiskne“ za hodinu asi 30 tisíc slov. Připojený obrázek ukazuje prostý, ale výkonný přístroj, z něhož právě vystupuje list se záznamem.

Nové komunikační přístroje

Zdá se, že nejen Evropané, ale i Američané se „naučili“ v této válce poslouchat krátkovlnný rozhlas. Svědčí o tom množství komunikačních superhetů, které uvádějí různé firmy na trh. Jelikož však velké komunikační přístroje, určené skutečně pro profesionální službu, jsou pro běžný poslech zbytečně složité a nákladné (200 až 1000 dolarů), vytvořili američtí výrobci jednodušší a levnější přístroje, zvláště určené pro bezpečný příjem krátkých vln. Typickým představitelem nejednoduššího typu je známý Echophone, 5+1-elektronkový universální superhet s třemi rozsahy od 0,55 do 30 Mc/s, záznamovým oscilátorem, roztažením kv. pásem (band spread) a omezovačem poruch. Podobný přístroj stejněho výkonu a ceny (30 dolarů), vyráběný firmou Hallicrafters, byl popsán před nějakou dobou na tomto místě. Týž výrobce uvedl v poslední době nový větší model „lidového komunikačního přijímače“. Přístroj má v stupni se strmou pentodou 6SG7, směšovač (6SA7), dva stupně mf (2krát 6SK7) a dvojstupňový nf zesilovač (6SQ7 a 6F6). Dioda 6H6 působí jako omezovač poruch a záznamový oscilátor je osazen triodou 6J5GT. Ve čtyřech rozsazích obsáhne pásmo 0,55 až 44 Mc/s, při čemž krátkovlnné rozsahy je možné rozestřít zvláštním kondensátorem s jemně dělenou stupnicí. Eliminátor pro st. proud a reproduktor jsou vestavěny do společné ocelové skříně s přijímačem, a přístroj je možné doplnit přesným „S“ metrem, pro který jsou vzadu na kostce potřebné vývody. Ač jde, jak je vidět, o přijímač velmi výkonný, jeho cena jest poměrně nízká — 60 dolarů (3000 Kčs), tedy přibližně trojnásobek běžných amerických superhetů pro stř. vlny.

Podle zásad, jimiž se řídí výrobce proslulých aut Rolls Royce, vyrábí britská firma Cheyney přijímač, poněkud romanticky jmenovaný: Stříbrný dragoun. Je to individuálně vyráběná a cejchovaná kombinace komunikačního přijímače s dokonalým hudebním strojem. Má šestnáct elektronek včetně usměrňovače, šest stupňů selektivnosti s šíří pásmo od 5 do 24 kc. Této největší šíře je dosaženo bez přispění mf obvodů, jen laděním vstupním zesilovačem a detektorem s nekonečným odporem. Koncový stupeň má dvě triody ve dvojčinném zapojení s výkonem 10 W při 2% skreslení. Zesilovač má samočinné řízení kmi-

Po vídeňském veletrhu

Ve dnech 6. až 13. října konal se ve Vídni mezinárodní veletrh s více než 2000 vystavovateli a na ploše 136 000 m². Technické výstaviště v Prátru, válečnými událostmi značně poškozené, bylo ze dvou třetin obnovenno. Výroba přijimačů, odkazaná na vlastní síly i v oborech, kde dříve pracovala s dovozem z Německa, úspěšně zdolává potíže a na trhu jsou již nyní první členové fády jakostních přijimačů, od jejichž vývozu si státní hospodářství právem slibuje příliv cenných devíz.

Hlavní zájem obecenstva i odborníků poutá rakouský jednotný přijímač 447 V, společný výrobek čelných továren. Vznikl ze zásady svépomoci tak, aby každá se sdružených továren vyráběla ty součásti, pro něž má zařízení a zvláštní zkušenosti. Sestavení je pak rozděleno na všechny továrny. Přístroj má čtvercovou skříň, standardní osazení, 2krát UCH4, UBL1, UY1N, hodi se pro ss i st proud běžných napětí, má tři obvyklé rozsahy, šest laděných obvodů s jakostními kondenzátory a železovými cívками, mř kmitočet 452 kc/s, fisiologický průběh řízení hlasitosti, tónovou clonu a přípojku pro přenosu. Ma-

točité charakteristiky a dynamiky. Kromě středních a dlouhých vln má tři rozsahy od 0,5 do 80 m. Přístroj ve skříni stojí 94 liber sterl., to jest 18 800 Kčs, samotná kostra 12 600 Kčs.

Švýcaři se brání zvýšení rozlučného poplatků

Švýcarský rozhlas ohlásil, že bude musit zvýšit rozhlasové poplatky, aby vystačil s úhradou na svá stoupající vydání. To způsobilo bouři nevolné mezi posluchači, kteří se prostřednictvím svého zájmového sdružení (i to existuje ve Švýcarsku!) domáhají, když již nelze jinak a bude nutno platit vyšší poplatky, aby měli také slovo při rozhozování o programech, s nimiž nejsou spokojeni. Když bylo oznámeno, že ve zvýšeném poplatku je zahrnuto i „právo poslouchat zahraniční programy“, vytváralo to mnoho protestů, vážných i ironicky zahrocených, tvrdících, že švýcarský rozhlas a poštovní správa sotva mohou žadat poplatky za něco, co samy neposkytují. Jeden čtenář napsal listu „Neue Zürcher Zeitung“ rozhořčený dopis, ve kterém praví, že po jeho názoru chce švýcarský rozhlas takto odůvodněným zvýšením rozhlasových poplatků zaváděti daň z poslechu cizích stanic, neboť tu nelze mluvit o poplatku. Ten lze požadovat jen za něco, co je skutečně poskytováno. A tak se demokraticky smýšlejí švýcarský posluchač na stránkách listu ptá, zda bylo k odůvodnění zvýšení rozhlasových poplatků opravdu třeba, aby byly uváděny tak sporné a pochybné důvody.

Bouře kolem H-T

Vojenský výprodej má všude na světě svá čertova kopýtnka. V USA vyprodali s velkým spěchem vojenské radiotelefony „handie-talkie“, a teď se ukázalo, že Federální komunikační úřad nedovoluje všeobecné používání. Překročení zákazu stojí zjištěného rušitele veřejného pořádku okrouhlou sumičku až 10 tisíc dolarů. Akce, která má za cíl vynajít vhodné použití těchto přístrojů, neměla zatím úspěch.

- Britská pošta vydává amatérům vysílačům licence pro vysílačky k vestavění do aut. Škoda, že nejsme tak daleko, aby větší díl našich amatérů mohl náležet k motoristům. Měli by pak (a s nimi) i Kontrolní služba rozhlasová) o pracovném nříležitosti vše - jin



Britská televise se rozjíždí naplně. Na obrázku obnovený Alexandřín palác s mohutnou antenní věží, nesoucí nahoru antény pro televizní obraz, pod nimi anteny pro zvuk.

- Triody slaví vítězný návrat do schematic přijímačů i vysílačů. Jejich řada byla nedávno doplněna velmi zajímavou „sub-miniaturní“ dvojitou triodou s prostorovou mřížkou CK510A, se žhavením 0,625 V/50 mA, s anodovým napětím max. 45 V. Ačkoliv je elektronka veliká jako známé z „proximity fuse“, jsou oba systémy tak dokonale stínné, že je možno zapojit obě triody v odporovém zesilovači za sebou při zisku mezi 200–250. Elektronka je určena pro zesilovače pro nedoslychavé a jako nf zesilovač do přenosných přijímačů.

Pokud to dovolovaly poměry a nedostatek materiálu, je přístroj velmi dobře vybaven, má trojitou stupnice s návštěným rozsahem osvětlením příslušné části, možnost připojení přenosky a druhého reproduktoru. Čelní stěna je mírně skloněna, přístroj má citlivost asi 25 mikrovoltů, přes omezení dané nevhodnými elektromagnetickými

Vedle přijimačů roste i trh součástí a přístrojů. Rakouská Telefunken nabízí poměrně složitý zkoušeč elektronek s napájením ss proudem, Radione má dvoulampovku pro oba proudy, Kapa vyrábí dva druhy stíněných anten a menší výrobce řadu drobných součástí, jejichž ceny, pokud jsou uvedeny, nejsou neúmerné.

Energie, s níž Rakousko obnovuje svůj radiotechnický průmysl, je zcela pochopitelná. Pro zemi s nevelkými zdroji surovin je nejdůležitějším vývozním produktem práce a důvtip, a budou-li se vči vyvijet tak, jak nám je ukázala prohlídka zprávy z vídeňského veletrhu, bude u našeho jižního souseda brzy položen základ obnovy. Nemůžeme se ubránit troše závisti nad bohatostí informací i podpory, které se tamnímu odbornému tisku dostává z průmyslu, a troše lítosti, že pro podobné porozumění naši činitelé dosud nemají pokryv.

Požadavky pro návrh a stavbu

ELEKTRICKÝCH PŘÍSTROJŮ PRO NEDOSLÝCHAVÉ

V 6. a 9. čísle t. I. byl uveřejněn popis malých krystalových sluchátek, která jsou velmi lehká a mají dobrou reprodukci. Tato sluchátka by se mohla stát výhodným podkladem pro stavbu pomocných přístrojů pro nedoslychavé. Autor, asistent oddělení prof. Dr M. Seemannu pro choroby řeči, hlasu a vady sluchu při klinice prof. Dr A. Přezechťela, předkládá technikum, které by se chtěli pokusit o konstrukci těchto přístrojů, přehled principů, plynoucích z činnosti sluchu zdravého, normálního a porušeného, jimiž je třeba se ředit.


Na obraze 1 je průběh tak zv. normálního prahu sluchového. Sluchový práh je intenzita zvuku, kterou normální ucho při pozorném naslouchání právě ještě zaslechně. Na křivce je vyjádřena jednak v hodnotách zvukového tlaku, jednak v decibelech od sluchového prahu pro 1000 Hz, to je oblast největší citlivosti orgánu. Vídáme, že rozdíly od 16 do 16 000 Hz, což je rozsah slyšitelnosti normálního sluchu, jsou velmi značné. Největší citlivost sluchu je uprostřed, kolem 1000 až 2000 Hz, směrem dolů i nahoru citlivost značně klesá. Intensita zvuku při 50 Hz musí být asi 400krát větší než u 1000 Hz, aby dosáhla zvukového prahu, což je asi 52 dB. Stejně rychle klesá i citlivost pro vysoké tóny. Druhá křivka znamená tak zv. práh bolesti, to jsou intenzity zvuku, které způsobují bolestivé pocity ve sluchovém orgánu. Těchto hodnot naše přístroje dosáhnout nesmí — jimi je tedy omezen kmitočtový a amplitudový obor.

Dále si všimneme akustické skladby řeči. Skládá se ze samohlásek a souhlásek. Na obraze 2 jsou oscilogramy českých samohlásek. Rázem je vidět, že jsou to zvuky značně složité. Provedeme-li rozbor těchto průběhů Fourierovou analýsou, již stanovíme, které tóny a v jaké intenzitě jsou v jedné periodě hlásky obsaženy, zjistíme, že vedle základního tónu, který bývá často málo vyznačen, je celá řada tak zv. vyšších částečkových tónů, které nejsilněji zazní na počátku periody a ke konci se zeslabují. Z nich však vždy nápadně vyniká jeden, který určuje její charakter a jehož poloha je pro onu hlásku poměrně stálá (pouze a má dvě charakteristiky blízko sebe položené). Tyto tóny mají průměrně tyto hodnoty: při u je charakteristika 350 Hz, při o 530 Hz, při á 1200 Hz, při e 1750 Hz, při í pak 2230 Hz. Tyto frekvence podmiňují rozkenání hlásek od sebe, bez ohledu na to, v jaké výšce hlasu byla hláška vyslovena. Ostatní hlubší a vyšší resonance určují osobní barvu hlasovou a podle nich rozkenávame hlasy jednotlivých osob. Jsou méně stálé.

Souhlásky jsou zvuky ještě mnohem složitější; skládají se z nepravidelných šestí o vysokých frekvencích (hlásky neznělé), u některých přistupuje k těmto šestinám hranatový hlas, který je méně ve hlásky znělé. Rovněž jejich časový

MUDr Karel SEDLÁČEK

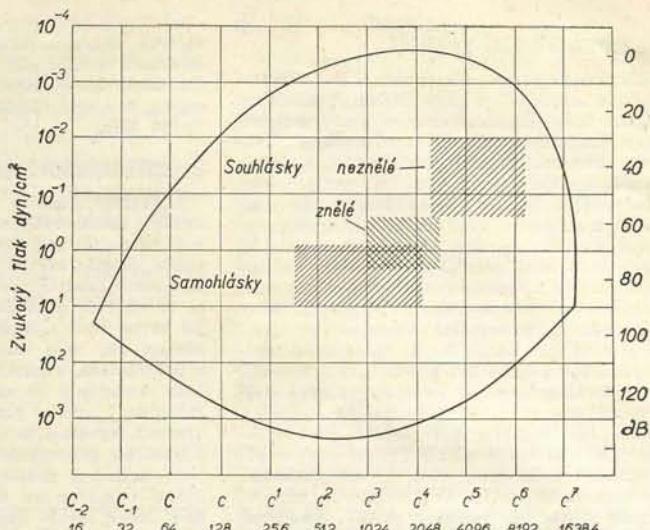Obraz 1. Sluchové pole normálního ucha (podle Steinbergra). Horní křivka značí práh sluchu, dolní práh bolesti na rozdíl od obvykle opačného způsobu skreslení. Ve sluchovém poli jsou vyznačeny hlavní oblasti formantů samohlásek i souhlásek.



průběh se mění. Podrobný popis by byl velmi obsáhlý, můžeme však říci, že charakteristické tóny všech hlásek jsou obsaženy ve střední a vyšší oblasti sluchového pole, sykavky, které mají nejvyšší formanty, zasahují téměř až k hranici slyšení. K jejich věrné reprodukci potřebujeme ještě frekvence 10 000 Hz, rozpoznat se však dají dobře při 5000 až 6000 herzech. Proto třeba v telefonu, který nereprodukuje tyto frekvence, nerozumnáme dobře většinu souhlásek. Při řeči si je doplňujeme podle smyslu, ale vyskytně se neznámé slovo, uchylujeme se již k hláskování. Úhrnem zjišťujeme, že charakteristické tóny samohlásek jsou ve střední oblasti sluchového pole, charakteristické tóny souhlásek ve středních a vyšších oblastech. Hluboké resonance a základní tón hlasu, zvláště mužského, má význam pro plnost zvuku řeči, srozumitelnost však příliš nezlepší. Je známa skutečnost, že zdůrazníme-li basy a odřeme výšky, je řeč plnější, ale méně srozumitelná. Opačným zákonem nabude ostrého zvuku a srozumitelnost se zvětší.

Konečně si povšimněme *poruch sluchu*, které se u různých nedoslychavostí vyskytuje. Jsou dva základní typy, jež však neobvykají čisté a často se kombinují. První

Ukázka americké konstrukce

Souprava pro nedoslychavé. Přístroj s elektronikou a mikrofonem v úhledné, účelně řešené lisované skřínce, na horní straně spinac žhavení, přepinač tónové clony a regulátor hlasitosti, vpředu otvory k mikrofonu, dle trpasličí zástrčky pro sluchátko a baterie. Vlevo jsou speciální žhavicí a anodová baterie s nezámennými zástrčkami, v pozadí kožená brašnička na ně. Uprostřed sluchátko s velmi jemným přívodem pleťové barvy.



typ je charakterizován většími ztrátami v oblasti hlubokých tónů a lepším vnitřním zvukem převodem kosti. Přiložíme-li ladičku nebo jiné zvučící těleso na kost za uchem, slyší nemocný lépe než přiblížíme-li je k uchu. Vedle hlubokých tónů je i jistá ztráta v tónech středních, kde jsou formanty samohlásek. Vysoké tóny jsou postiženy jen málo. Proto není velký rozdíl mezi slyšením hlasitě řeči a šepotu a postiženo je slyšení samohlásek hlubokých (u, o). Tato porucha se vyskytuje u poruch převodního aparátu, t. j. středního ucha a při tak zv. otosklerose. (To je vlekly choroba, způsobená změnami v kosti spánkové, která působí nejprve zatmelení třmínku a později i změny v labyrinthu. Proto je nejprve porucha středoušní, vzniklá změnami kolem třmínku, a potom i porucha vnitřního ucha.)

Druhý typ poruchy vzniká při poškození vlastního aparátu sluchového, t. j. labyrinthu, uloženého v tak zv. kosti skalní. Zde jsou postiženy z počátku jenom vysoké tóny a teprve až později se hranice slyšení snížuje. Vedení kosti je silně porušeno, více než vedení vzduchem. Šepot, který obsahuje jen vysoké šestiny, je nápadně špatně slyšitelný. Porucha začíná u sykavek a postupuje k hlubším souhláskám i vyšším samohláskám (i, e). Tito nedoslychaví slyší většinou dosti dobře pouliční hluk i zvuk řeči, avšak nezumíjí.

Nyní, když jsme zcela krátce popsali poruchy, které se na sluchu vyskytují, můžeme si odvodit *pravidla pro korekci*. Předně musíme zjistit, zda se sluch vůbec hodí k tomu, aby bylo možné nějakým způsobem rozumění zlepšiti. Má-li být korekce účelná, musí lékař vždy nedoslychavého vyšetřiti na slyšení řeči a čistých tónů s pomocí audiometru. Audiometrem se vyšetřuje práh sluchu pro souvislou řadu frekvencí v rozsahu slyšitelnosti. Je to vlastně generátor sinusových kmitů s děllem napěti, ejchovaný v decibelech. Pro každý tón zjistíme nejnižší vnímanou hodnotu, t. j. sluchový práh, a zaneseme do diagramu, kterému říkáme audiogram. Současně zaneseme též hodnoty normálního sluchu. Vyneseme si nyní rozdíly mezi sluchem normálním a sluchem vyšetřovaným v decibelech, dostaneme tak zvanou ztrátovou křivku sluchu, na níž

máme pro každou frekvenci vzdálenost sluchového prahu nemocného od sluchového prahu normálního člověka.

Ideální sluchadlo* by mělo mít stejný frekvenční průběh zesílení zvuku, jako je průběh ztrát sluchu. Tím bychom nemocného vyrovnavi k normě. Ve skutečnosti to obyčejně nelze provésti a musíme se snažit, abychom se přiblížili dobrému slyšení alespoň v nejdůležitějších oblastech slyšitelných frekvencí.


To je pro samohlásky od 300 do 2000, pro souhlásky pak ještě do 5000 až 6000 herz, má-li být přednes dokonalý. Záleží hlavně na horní hranici. Snižuje-li se pod 4000 Hz, začínají trpět sykavky, při 2000 herzech zbude již určitá nedoslychavost a jsou-li ztráty pod 1000 Hz tak velké, že je zesilovačem nevyrovnané, bude výsledek nevalný. Ztráty v hlubších tónech se obyčejně dají dobře vyrovnat. Základní podmínkou použitelnosti sluchového aparátu tedy je, aby nemocný měl dostatečné zbytky sluchu, které se dají zvědnouti nad práh sluchový bez obtíží do dostatečně vysokých frekvencí.

Volba sluchátka není příliš obtížná. Zjistíme-li, že nemocný má ve středních oblastech sluchových lepší vedení kostí než vzduchem, použijeme kostního sluchátka, které se přikládá na kost za uchem a vibrace se pak přenáší styčnou plochou sluchátka. Toto sluchátko se hodí hlavně pro otosklerosy a chronické záněty středouší, pokud porucha není příliš veliká a vysoké tóny jsou celkem dobře zachované. Jinak používáme sluchátek pro vedení vzduchem, buď elektromagnetických nebo dynamických. Mohou být buď podobná obyčejným sluchátkům radiovým nebo malá sluchátka, jejichž násadec se zavádí do zvukovodu. Krystalová sluchátka mají četné výhody proti předchozim. Jsou lehká, malá, mají čistou reprodukci a podávají dobře tóny až do nejvyšších slyšitelných frekvencí. Z uvedeného jest patrné, že jejich doménou bude nedoslychavost vnitroušní.

Otažka mikrofonu je neméně důležitá. U nás bylo dříve hojně užíváno typu sluchadel s uhlíkovým mikrofonem, transformátorem, baterií a telefonním sluchátkem. Tyto přístroje většinou, a řekl bych na štěstí, během války dosloužily. Hodí se jen pro malé procento nedoslychavých. Předně uhlíkový mikrofon podává dobré jen hluboké a střední frekvence. Za druhé

* Sluchadlem jmennujeme úplný přístroj pro nedoslychavé, t. j. na př. mikrofon, zesilovač, sluchátko a pod.


je velmi citlivý na dotyk a i v klidu dává neustálý šum, způsobený jemnými přesuny uhlíkových zrnek. Může proto zesilit jen řeč zblízka. Řeč z větší dálky zanikne prostě v šumu, takže připojení silnějšího zesilovače je málo účelné. Není-li to mikrofon skutečně vysoko kvalitní, má už sám, abychom to tak řekli „vnitroušní nedoslychavost s velkým hučením“. Je na-

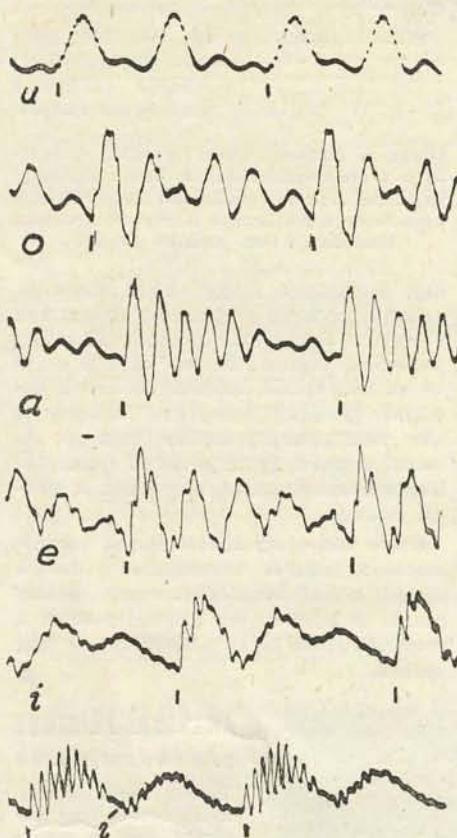


Obraz 2. Oscilogramy českých samohlásek, vyslovené na tón 128 Hz (c). Jsou zachyceny průběhy asi dvou period. Svislé značky udávají trvání jedné periody.

prosto nevhodný pro vnitroušní nedoslychavost s poruchou vysokých tónů. U takových nemocných se zvětší jen rušivý hluk a hlasitost řeči, rozumění však nikoli. Kvalitního uhlíkového mikrofonu se dá použít jen u nevelkých nedoslychavostí, způsobených chronickým zánětem středouší nebo otosklerosou, zvláště tam, kde můžeme použít kostního sluchátka. Na velkou vzdálenost však slyšení neprodouží.

Zapojení a hlavní hodnoty amerického přístroje pro nedoslychavé, který vyrábí firma Zenith. Třistupňový zesilovač s odpornou vazbou má na vstupu krystalový mikrofon a čtyřpolohovou tónovou clonu. V naznačené poloze přepínače je vyřazena, v následující omezuje změnění mřížkový svod hloubky, v další jsou omezeny hloubky i výšky, v poslední jsou omezeny výšky. Veliké pracovní odpory obou prvních elektronek omezují napětí, takže na př. náhlý nadměrně silný zvuk nepůsobí úměrně stoupnutí hlasitosti na výstupu a ve sluchátku a tím bolest způsobující vjem. Kathodový odporník působí zápornou zpětnou vazbu na mřížku

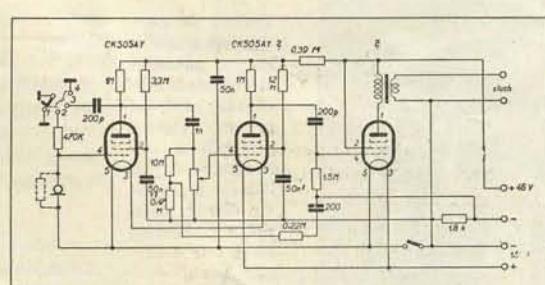

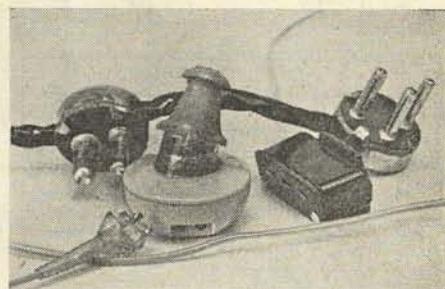koncové elektronky a vazbu kladnou, závislou na kmitočtu a nastavení řidiče hlasitosti na mřížce elektronky druhé. Jinak je zapojení obvyklé.




Drobnosti přístroje zblízka. Magnetické sluchátko s gumovým výstupkem zvukovodu, který drží sluchátko v uchu. Před ním zástrčka pro vývod rozmezí vskutku trpasličí, vpravo zástrčka k přístroji, podobná pro baterie i sluchátko. V pozadí nezámenné zástrčky pro baterii žhavicí a anodovou.

Z ostatních mikrofonů je nejvhodnějším typem krystalový mikrofon s membránou. Dá se upravit do malého rozmeru a vhodného tvaru, nemá vlastní šelest a dodává dostatečně věrně celý sluchový rozsah. Jeho nevýhodou je malé výstupní napětí a nutnost zesílení elektronkami. Dnes se však dají provést miniaturní přenosné zesilovače z malých elektronek (a la proximity fuse). Takový zesilovač je nepoměrně nákladnější, má však nesrovnatelně lepší přednes, možnost úpravy frekvenční křivky podle potřeby, zesílení zvuku i na velkou vzdálenost, žádné vlastní šelesty a poměrně malou citlivost na dotyk, ofesy a tření oděvu.


Tvar frekvenční křivky zesilovače musíme přizpůsobit všem dosud proměnným frekvenčním průběhům. Při ideálním řešení musíme být znáti vedení audio-metrické křivky též frekvenční křivku mikrofonu, sluchátek a součet všech těchto frekvenčních křivek doplnit zesilovačem tak, aby se přiblížil křivce normálního sluchu. V praxi však postačí, přiblížme-li se celkovému směru ztrátové křivky audio-metrické, a aspoň rádově půjdeme rovnoběžně s křivkou normálního sluchu v rozsahu od 200 do 4000 až 6000 Hz. Už volba sluchátka sama o sobě má velký vliv na průběh celkové křivky. Magnetická sluchátka zvednou spíše střední frekvence, krystalová vyzvednou význačně vysoké. V některých případech až příliš, takže budeme musit omezit někdy vysoké tóny i při jejich špatném slyšení. Konečně můžeme zkusmo doladití aparát zkouškou na nemocném tím, že uděláme audiogram při nasazeném sluchátku. Je to kontrola, kterou nikdy nemáme vynechat, neboť zkouška řeči nám u nevyzkoušeného aparátu z počátku mnoho neřekne. Někdy se stává, že nemocný je pře citlivý na zesílení určitého tónu. Je to tehdy, když na audiometrické křivce objevíme ostrou špičku. Zesílime-li tuto oblast příliš a zvláště padnoucí do resonance některé součástky, dostáváme na audiometru se sluchátkem velmi ostrou špičku, jež může dosahovat až hodnotu hmatového nebo bolestivého prahu, a je pak nutno tuto velmi obtěžující vadu srovnati příslušným filtrem. Rovněž při samovolném hučení nebo písání v ušich je nutno dát pozor, abychom tento tón příliš nevyzvedli. Někdy nám velké hučení znemožní účinnou korekci vady.

Ze všeho, co jsme dosud uvedli, je vidět,

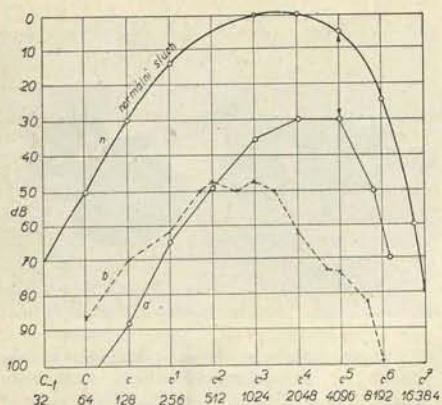

Obraz 3. Audiometrické křivky: n - normálního sluchu, a - nedoslýchavosti středoušní, b - nedoslýchavosti vnitroušní.

že zesilovač pro nedoslýchavé je třeba konstruovat zcela jinak, než pro normálně slyšící. Jejich sluch není totiž jen zeslaben, nýbrž i kvalitativně změněn. Proto se také často jednoduchým lineárním zesilovačem rozumění řeči nezlepší. Zlepší se jen u převodních nedoslýchavostí, kdežto u vnitroušních je nemocný ohlušen, ale nerozumí. Proto nás nesmí zarazit, že sestrojíme-li pomůcku podle všech pravidel, bude se nám zdát její přednes velmi skreslený. Dáme-li ji však nedoslýchavému, okamžitě hlásí zlepšení řeči. Ovšem jen nemocný, jehož vada netrvá příliš dlouho. U dlouhotrvajících nedoslýchavostí, trvajících třeba již z mládí, připa-

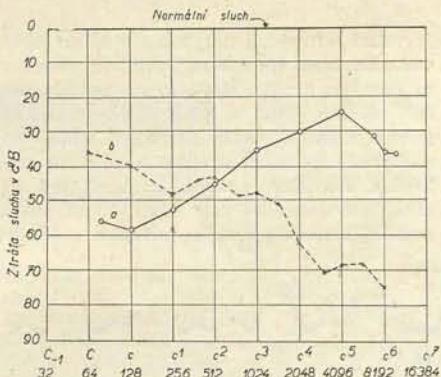

Obraz 4. Ztrátové křivky případů, vyznačených v předchozím obrázku. Ztráta sluchu je vyjádřena svislou vzdáleností mezi křivkou normálního a porušeného sluchu při zvoleném kmitočtu, v log. měřítku (v dB).



dají nemocnému zvuky rovněž skreslené, neboť si zvykl na svůj způsob slyšení řeči a musí se teprve učit diferencovat zvuky zlepšeného slyšení. Teprve, když si zvykne na svůj aparát, můžeme zhodnotit dosažené výsledky prakticky. Audiometrie nám však prozradí úspěch ihned po nasazení aparátu. Proto je nutná spolupráce lékaře a konstruktéra, aby jeden doplňoval druhého.

Dobře sestrojený aparát je pak pro nemocného pravým dobrodiním a dovede změnit a zpříjemnit život v míře, kterou pozná, až když se mu přístroj poškodi a musí netrpělivě čekat několik dní na jeho opravu.

AMERICKÝ PŘÍSTROJ pro nedoslýchavé

Pohled dovnitř se strany elektronek (typ proximity fuse) a mikrofonom. Je vidět úprava vypínače a přepínače (žhavení a tónová clona, mezi nimi regulátor hlasitosti), způsob montáže elektronek a mikrofonom v papírové krabičce, a výstupní transformátor. Nahofe jazýčky pro přívody baterií a sluchátka.

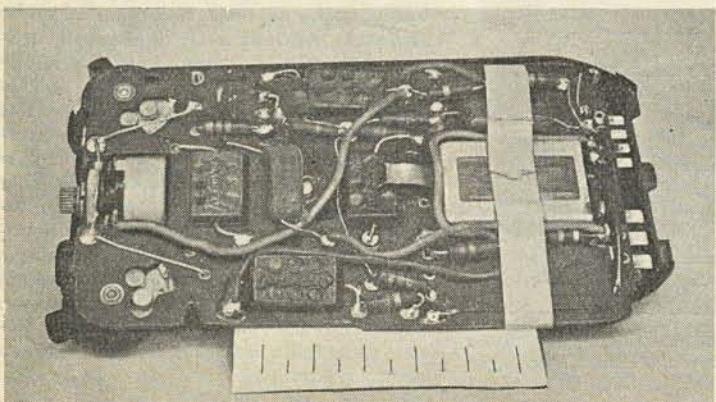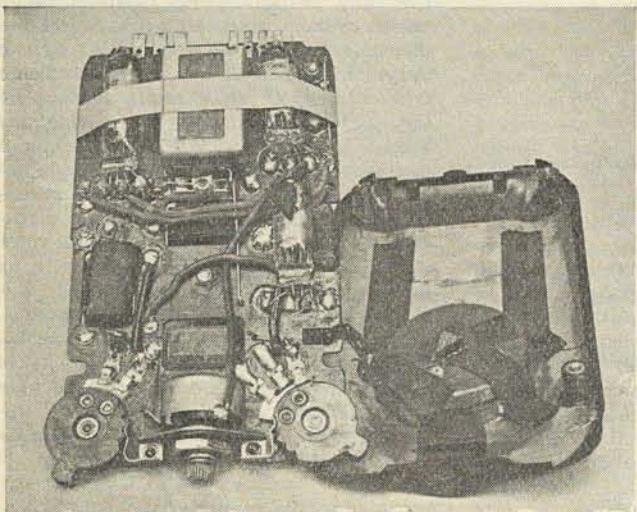Vnitřek přístroje s druhé strany dokládá rozložení součástek (speciální tvar pro tyto účely), montáž na pentaxovou destičku.



Vpredu je centimetrové měřítko pro posouzení rozměrů. Sluchátko váží 8,5 gramu, vlastní přístroj s mikrofonom 170 g, baterie s přívody 470 g. Rozměry přístroje 70 × 130 × 23 milimetrů, baterii 90 × 110 × 30 milimetrů, průměr sluchátko 21 mm.

ŘIDIČ HLASITOSTI

Ing. M. PACÁK

Prosté zapojení potenciometru podle obrázku 1a, jehož používáme k řízení hlasitosti radiových přístrojů a zesilovačů, skrývá nebezpečí vlivu na kmitočtovou charakteristiku přístroje: v jisté poloze, v mezích poloviny až asi tří čtvrtin nastavení, může způsobit při nevhodném vyměnění podstatný úbytek vysokých tónů. Předpokládejme pracovní odporník předchozí pentody, $R_a = 0,1 \text{ M}\Omega$ a kapacitu mezi mřížkou a katodou — spoje $C_{gk} + C_{ga}$. $(1+z) = 100 \text{ pF}$. Odporník řidiče, R_g , uvažujme $1 \text{ M}\Omega$, kapacitu mezi anodou první pentody a zemi a jejího vnitřního odporu nedbejme. Pak je tu obvod, zeslabující vyšší kmitočty od hodnoty

$$f_0 = 1/2\pi RC = \\ = 1/6,28 \cdot 0,091 \cdot 10^6 \cdot 100 \cdot 10^{-12} = \\ = 18300 \text{ c/s.}$$

Hodnota $0,091 \cdot 10^6$ je odporník $0,1 \text{ M}\Omega$: dosazujeme v ohmech a faradech, výsledek v cyklech. Nastavíme-li však řidič hlasitosti zhruba doprostřed jeho hodnoty odporu, vzroste odporník z $0,091$ na $0,275$, t. j. $3,02$ krát, a tolikrát klesne mezní kmitočet f_0 , t. j. z 18300 na 6070 c/s. Při nastavení řidiče naplně anebo na samý počátek bude tedy zesilovač přenášet i velmi vysoké kmitočty, uprostřed bude je mít naopak odříznuty poměrně brzy, jak to znázorňuje obr. 1c. Vadi tu jednak omezení výšek, zejména však závislost kmitočtové charakteristiky na nastavení řidiče hlasitosti. Probereme tento vliv početně; užitek z přesného pochopení oceňme zejména při stavbě dokonalejších zesilovačů pro široké kmitočtové pásmo.

Zapojení 1a má náhradní zapojení 1b. Z předchozí elektronky vychází proud $strmost \times tónové napětí na její řidiči mřížce$, a vytváří napětí na odporníku R (kterým jsme nahradili $R_i \parallel R_a$), spojeném paralelně s R_g . Součinitelem m vyjadřujeme nastavení řidiče hlasitosti tak, že v poloze nula je $m=0$, v poloze naplně je $m=1$ a jinak je mezi těmito meznimi. Části odporu řidiče jsou tedy $m \cdot R_g$ mezi následující mřížkou a zemí, a $(1-m) \cdot R_g$ horní zbytek. Nejnepříznivější případ nastane v takovém nastavení řidiče, když bychom naměřili paralelně k C_g největší odporník pro střídavý proud. Vypočteme obecnou jeho velikost R_2 podle obrázku 1b. Je dána paralelním spojením $m \cdot R_g \parallel [(1-m) \cdot R_g + R]$ a po snadném výpočtu získáme vzorec

$$R_2 = \frac{mR_g(R+R_g) - m^2R^2}{R+R_g} \quad (1)$$

Největší ztráta výšek nastane pro největší R_2 . Zajímá nás, v které poloze regulátoru, čili při kterém m to bude. Řešení s pomocí derivace výrazu pro R_2 podle m vede ke vzorce kritického m_0 :

$$m_0 = (R + R_g)/2R_g \quad (2)$$

Dosadime-li m_0 do vzorce (1), vyjde jako největší odporník R_2

$$R_{20} = (R + R_g)/4 \quad (3)$$

Tento výsledek můžeme vyjádřit slovně:

A KMITOČTOVÁ CHARAKTERISTIKA

Dt. V. 621.396.692.4:621.3(012:018.4).

Největší mřížkový paralelní odpor při zapojení 1a je roven čtvrtině součtu výstupního odporu předchozího stupně a celkového odporu řidiče hlasitosti. Při tom běžec řidiče půli dvojici ($R + R_g$).

Položme podmíinku, že řidič nesmí uvedeným vlivem zhoršovat kmitočtovou charakteristiku (vlivu výstupní kapacity předchozího stupně nedbáme). Vycházíme od kmitočtu f_0 , při němž smí být výstupní napětí za řidičem změšeno o 3 dB, to je na 0,707 původní hodnoty. Pro tuto podmíinku je jalový odpor kapacity C_g roven největšímu odporu, který bychom naměřili mezi běžcem potenciometru a zemí ohmmetrem na střídavý proud, a který jsme prve značili R_{z0} :

$$R_{z0} = 1/2 \pi f_0 C_g.$$

Ze známé (odhadnuté) C_g a zvoleného f_0 vypočteme tedy R_{z0} . Dosadíme-li R_{z0} do (3), vypočteme přípustný největší celkový odpor řidiče

$$R_g = 4R_{z0} - R \quad (4)$$

Jeli výstupní odpor předchozího stupně tak malý, že jej můžeme zanedbat proti $4R_{z0}$, zjednoduší se (4) ve tvar:

$$R_g \doteq 4R_{z0}. \quad (4a)$$

Tak tomu je zejména při triodě jako předchozí elektronice a dále při zesilovačích s nevelkým kmitočtovým rozsahem směrem k vysokým kmitočtům, zhruba při běžných rozhlasových přístrojích. Naopak, má-li předchozí stupeň značný výstupní odpor (u pentodu je dán prakticky hodnotou R_a , neboť R_i je mnohonásobně větší), musíme jej omezit na hodnotu nejvýše R_{z0} , a pak zase platí

$$R_g = 3R_{z0} = 3R \quad (5)$$

Vidíme, že za stupně s poměrně značným výstupním odporem R , který dosahuje mezní hodnoty R_{z0} , smíme připojit řidič nejvýše trojnásobné velikosti. To ovšem znamená ztrátu zisku. Počítáme-li jej podle vzorce

$$z = strmost \times výstupní\ odpor \| R_g,$$

dobjedeme k poklesu zisku na 0,75 při $R_g = 3R$ proti případu R_g mnohem větší než R . To je ztráta neveliká, přece však pozorovatelná.



Zvolme si jako příklad zesilovač pro široké kmitočtové pásmo s hodnotou $R = 10 \text{ k}\Omega = R_{z0}$. Podle (5) smí mít řidič nejvýše 30 kΩ a odpor R_g , vypočtený pro řadu zvolených hodnot m podle vzorce (1), má průběh, znázorněný na obrázku 2. Vidíme z něho, že původní hodnota R klesne na 0,75 (stejně zisk), největší hodnoty R_g je podle (2) dosaženo při

$$m_0 = (3R + R)/2 \cdot 3R = 2/3 = 0,666 \dots ,$$

jak to také dokládá diagram.

Pro stavbu rozhlasových přístrojů za běžných podmínek ($C_g = 100 \text{ pF}$, $f_0 = 10 \text{ kc/s}$) vychází z naší úvahy jako výsledek u pentod maximální odpor v anodě, ob-


Obraz 1c. Rozdílný průběh kmitočtové charakteristiky podle nastavení regulátoru hlasitosti. Přibližně střední poloha je nejméně výhodná.

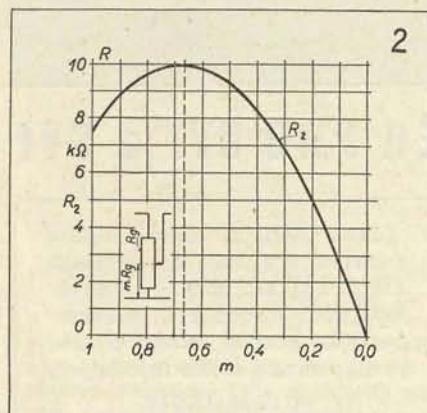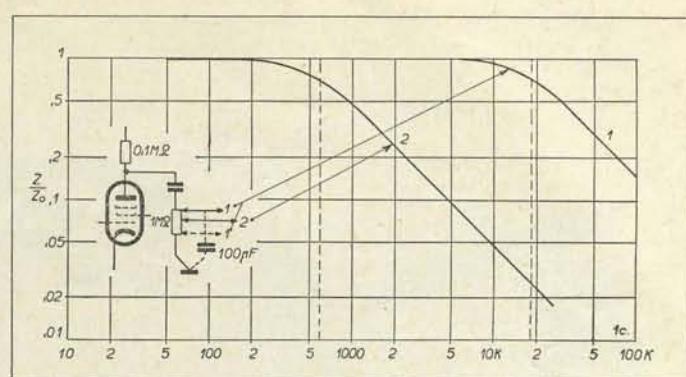

Obraz 2. Průběh „mřížkového“ odporu R_g v závislosti na nastavení řidiče hlasitosti.

vodě $R_a = 0,2 \text{ M}\Omega$, odpor řidiče 0,6 MΩ (to je hodnota, kterou často mají potenciometry, značené 0,5 MΩ). Řidiče s odporem 1 MΩ smíme použít jen výjimečně, nedbáme-li příliš o nejvyšší kmitočty. Nemáme-li vhodné velikosti R_g , nýbrž větší, můžeme si pomocí (se snesitelnou újmem) v odlišném průběhu řízení připojením mezi běžec a oba konec řidičího potenciometru po odporu R_p takové velikosti, aby v paralelním spojení s dvěma třetinami hodnoty R_g dal právě $2R_{z0}$.

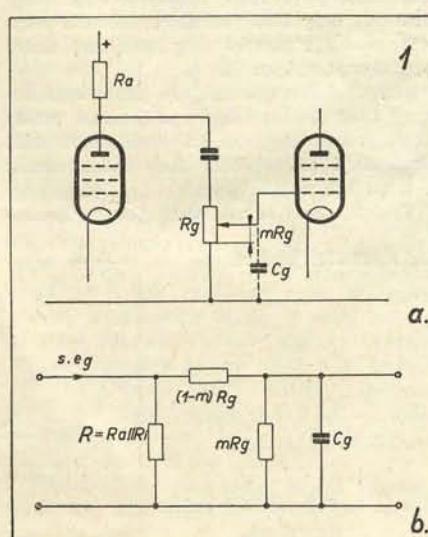Obraz 1a. Obvyklé zapojení řidiče (regulátoru) hlasitosti mezi stupni zesilovače. — 1b. Náhradní schema předchozího obvodu.



Z NAŠÍ POŠTY

Redakci Radioamatéra.


Sestrojil jsem si podle 7. čísla Vašeho listu kapesní jednolampovku na síť na sluchátko s elektronkou RV12P2000. Po spuštění jsem byl překvapen velmi dobrým výsledkem. Místo sluchátek jsem připojil větší elektrodynamický reproduktor a přednes byl dobrý v menší místnosti. Asi po 15 min. jsem elektronku vytáhl a zjistil jsem, že se dosti zahřívá. Jelikož jsem s těmito vojenskými elektronkami ještě nepracoval, nebyl jsem překvapen. Po dalším nedlouhém poslechu byl jsem vyuřen slabým praskotem a stálým hučením v reproduktoru, až tento zvuk zcela utichl a přijímací byl němý. Vyňal jsem elektronku a zkouškou jsem zjistil, že je přepáleno žhavicí vlákno. Hledal jsem proto chybu v zapojení bez výsledku, až mne napadlo podívat se do schématu. Chybu jsem lehkou našel. V obvodu žhavení je uveden kondenzátor 1,1 μF pro 220 V. Je jasné, že tento kondenzátor nenapájí elektronku žádaným napětím 12 V, nýbrž 24 V. Stejný kondenzátor je též uveden pro dvoulampovku se spotfēbou 5 W, kde je upraveno seriové zapojení dvou RV. Pro tuto jednolampovku je tedy třeba ve žhav. obvodu kondenzátor 0,55 μF.

Prosím redakci, aby schéma laskavě prohlédla, chybu opravila a uvedla čtenářům, aby nedošlo k tomuto nežádanému nedopatření.

S pozdravem S. Straka, Praha XVI.

Milý pane Strako.

litujeme ztráty Vaší elektronky, chyba však tentokrát není u nás. Přehledl jste patrně článek Výpočet „žhavicího“ kondenzátoru na str. 260 v 10. č. t. I., a poměry ve žhavicím obvodu jste ve své úvaze příliš zjednodušili, takže opravdu není jasné, proč by pro jednu elektronku měl být kondenzátor poloviční než pro dvě. Uvažujte s námi: elektronka se žhavením 12,6 voltu a asi 0,075 ampéru představuje za teplu odpor 12,6 : 0,075 = 168 ohmů, dvě takové elektronky v řadě tedy 336 ohmů. Máli ze sítě 220 voltů protékat žhavicím obvodem 0,075 mA, musí mít obvod 220 : 0,075 = 2930 ohmů. Z toho připadá na elektronku 168, při dvou elektronkách 336 ohmů. Zbytek, t. j. 2762, resp. 2594 ohmy, připadnou na omezovací ohmický odpor. Vídete: rozdíl je jenom 168 ohmů, t. j. z původní hodnoty 5,7 procenta. Z toho plyně, připustíme-li kolísání necelých 6 %, že můžeme napájet jednu nebo dvě takové elektronky z napětí 220 V přes stejný žhavicí odpor. Použijeme-li místo odporu kondenzátor, je situace ještě příznivější tomuto zjednodušení, protože kapacitní jalový odpor a ohmický odpor žhavicích vláken se sčítají geometricky, pod pravým úhlem (viz citovaný článek), a tedy prakticky celé napětí 220 V připadá na kondenzátor (při jedné i při dvou elektronkách), a přece dostávají elektronky správný žhavicí proud 0,075 A, a tedy i správné napětí. Budě jste tedy měli kondenzátor o větší kapacitě (běžná tolerance 20 % je skoro přílišná), nebo byla elektronka vadná. S upřímným pozdravem Vaše redakce.

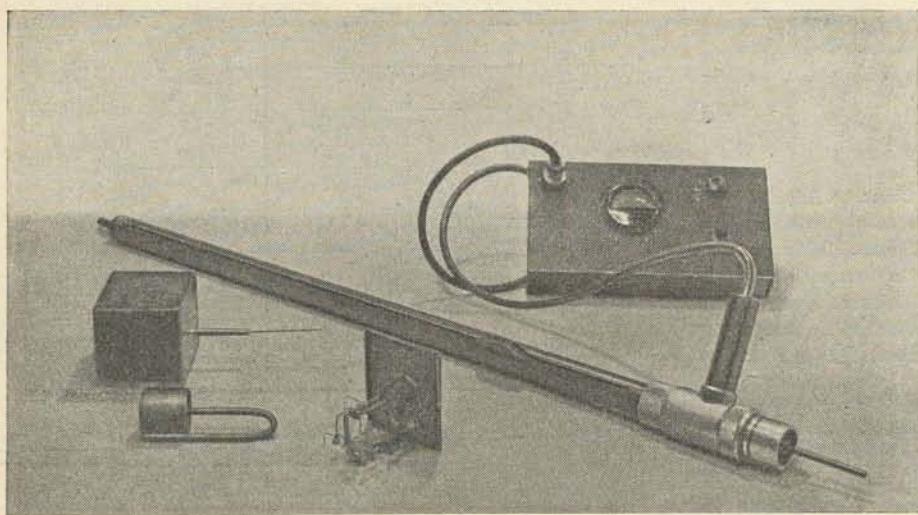

AMATÉRSKÝ VLNOMĚR PRO UVF a SVF

Jestliže je dobrý vlnoměr základním požadavkem pro spolehlivé měření, platí to tím více pro práci na uvf či svf.* Prohližíme-li stavbu takových vlnoměrů, shledáme, že tovární výrobky pro tyto rozsahy pracují jednak jako vlnoměry absorpční (1) a používají většinou motýlových nebo podobných ladících obvodů (butterfly circuits), jednak pracují jako heterodynny měříce frekvence (2), nebo jen samostatně oscilátory, a používají pal většinou jako ladících prvků rovněž motýlových obvodů. Mimo to se používá vlnoměrů, vytvořených jako dutinové resonátory, ty se však hodí většinou jen pro měření na určité stálé frekvenci, nebo jen pro velmi úzké pásmo.

Amatérských konstrukcí, pokud jsme mohli vidět, je velmi málo, a používá se v nich heterodynny principu měření. Oscilátor bývá laděn na frekvenci mezi 50 až 300 Mc. Pro měření se používá harmonických. Mimo tuto metodou používá se měření Lecherovými dráty, absorpční metodou.

Porovnáme-li tyto způsoby měření a uvážíme-li jejich použitelnost pro amatérskou potřebu, vidíme, že heterodynny způsob měření je velmi přesný (2), (0,1 až 0,001 procenta podle methody), měřená neznámá frekvence může mít velmi malý výkon, je však třeba, aby měřená frekvence příliš nekolisala, a neobsahovala silné stopy cizích frekvencí, které měření ruší a i znemožní. Obě tyto poslední podmínky bývají někdy těžko splnitelné. Na př. při signálu 1000 Mc nestabilita 0,005 procenta naprostě již znemožní zjištění záznějí obvyklými, pro amatéra přístupnými metodami. Pokud se týče druhého požadavku, je skoro pravidlem, že právě z počátku, při prvních pokusech, dokud si ještě dosti dobře nevíme rady s generátory pro uvf, se nám cizí rušící frekvence (spurious responses) vyskytnou velmi často, ba bývají to často jediné kmity, které takový oscilátor při pokusech ochotně vrábi, než se podaří náležitě jej „zkroutit“ a přinutit i ke správné funkci na žádané frekvenci. Tyto potíže nejsou ovšem specialistou amatérů, vyskytují se stejně to-

Jsme jisti, že práce našich amatérů neskončí na pásmech 112 či 224 Mc, ale že se najde jistě řada odvážlivců, kteří se pustí do pásem „ultra“ a „super“, pro nás zatím tajemných.

MILAN MARÍK

várnám a při nejpřesnějších vědeckých pokusech. Za takových okolností není ovšem většinou měření heterodynny metodou možné. Zdá se, že nemí tedy tento způsob příliš vhodný pro amatérské upotřebení, zejména ne pro první pokusy. Mimo to je konstrukce vždy nákladná a vyžaduje značné pečlivosti. Ocejchování snadno provedeme s pomocí nižších harmonických.

Absorpční vlnoměr, který používá motýlového obvodu (1), není sice tak přesný (asi 2% chyba) a spotřebuje z měřeného okruhu značný příkon, můžeme jím však měřit, i když měřená frekvence značně kolísá a obsahuje cizí rušící frekvence. Jsou-li tyto frekvence v měřeném rozsahu, můžeme je změřit též přímo. Pro amatérské použití není sice konstrukce nijak složitá, hotový vlnoměr vyžaduje však ocejchování, tedy buď přesně cejchovaný oscilátor nebo vlnoměr, tedy pro nás skoro nepřekonatelná obtíž.

Dutinové resonátory jsou pro komplikovaný tvar kmitů, které v nich mají vzniknout, pro amatéra obtížně konstruovatelné, nedovolují příliš velký frekvenční rozsah a musí být cejchovány.

Východiskem se zdá tedy použití Leche-

Dt. P 621.317.76:029.6.

Obraz 1. Snímek vlnoměru se sousoším (koaxiálním) ladícím obvodem; v pozadí diodový voltmetr se sondou, připojenou k vlnoměru, vpředu vlevo pokusný generátor pro kmitočet 750—1200 Mc/s s odňatým stínicím krytem a vazební smyčkou.

rových drátů (4), (5), jak jsme byli zvyklí při cejchování vlnoměrů na 60 či 112 Mc. Při měření paralelním dvoudráťovým resonančním obvodem (známými Lecherovými dráty) vzniknou při naladění vedení do resonance s pomocí zkratového jha na vedení stojaté vlny neznámé, měřené frekvence. Změřením vzdálosti kmítka napětí nebo proudu těchto stojatých vln zjistíme poloviční vlnovou délku, resp. její násobky a tím i hledanou frekvenci.


Poněvadž měříme neznámou vlnovou délku přímo „metrem“, je tento způsob pro amatérské účely ideální. V pásmu uvf není však většinou ani tento způsob možný, či spíše správný a snadný. U frekvenčí asi od 300 Mc výše se totiž při měření počnou znatelně objevovat vlivy (5), které při nižších frekvenčích způsobují jen malé nepřesnosti, ale při uvf způsobí, že se měření stane velmi nepřesným a i nemožným. Jedna z potíží je, že jakékoli přiblížení ruky nebo jiného předmětu způsobuje nerovnováhu obvodu a současně i změnu vlastnosti obvodu (zatižení) a tím nekontrolovatelně posouvání kmítka. Při frekvenčích vyšších se chyby ještě zvětší a mimo to počne vedení silně vyzařovati. Kromě žádaných stojatých vln vznikají na vedení další velmi silné odraze a postupné vlny, které s vlnami žádanými interferují, případně je i překrývají. Důsledek je, že při měření nad 400 Mc bývají výsledky často nesprávné, a ani když jsme si těchto vlivů vědomi, nestačí největší pečlivost při stanovení správné polohy kmítka.

Mimo to spotřeba energie, i když použijeme velmi citlivých měřicích přístrojů k indikaci kmítka, je u tohoto obvodu značná (asi jako u motýlového obvodu), nedovoluje tedy měření, je-li k dispozici malá energie. To vede k potřebě záseky s měřeným obvodem, tím k posouvání měřené frekvence a k dalším chybám.

Z uvedených důvodů je většina měření, prováděných dvoudráťovým resonančním obvodem na frekvenčích 500 Mc a výš, nesprávná (většinou naměříme kratší vlnovou délku).

Několikrát jsme slyšeli, že se některým amatérům podařilo při pokusech s německými výprodejními elektronikami dosáhnout kmítka o vlnové délce 15 cm a kratších. Dominiváme se, že bylo při měření použito právě zmíněného způsobu, že však skutečná vlnová délka je jiná. Nevylučujeme možnost, že se může poda-

Obraz 2. Schematický průřez vlnoměrem.

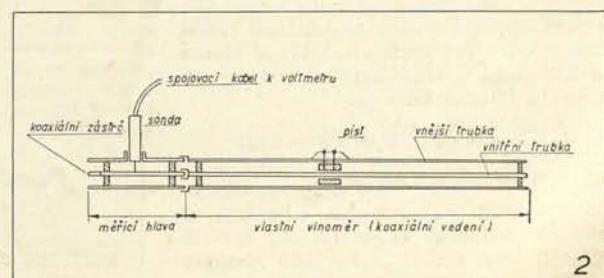

řiti pracovati s některými z těchto elektronek na tak krátkých vlnách, pro zájimavost však uvádíme nejkratší vlnové délky, resp. pracovní vlnové délky a výkony některých těchto elektronek (6) (ne magnetronů).

Typ	Firma	cm/min.	watty
LS30	Telefunken	200	32
		50	5,5
RS297		100	15
		50	3
LD2		50	4
SD1A		50	2
LD1		50	1
		23	0,3
RL2,4T1		150	0,35
		50	—
RD2,4Ta (RD12Ta)	Lorenz	50	1,8
		30	1,0
		19	—

Zdá se tedy, že všechny uvedené způsoby měření na uvf se pro amatérskou potřebu dosti dobře nehodí. Pokusili jsme se proto o konstrukci poněkud neobvyklou, a to vlnoměru s koaxiálním resonančním vedením.


Koaxiální resonanční obvod podle údajů, jak je naleznete v literatuře (3), (4), (5), (7), má velmi dobrou kvalitu i pro frekvence uvf a svf pásem ($Q = 2000$ při 500 Mc je běžné). Všude se však uvádí, že jakmile má být obvod plynule laditelný v širokém frekvenčním rozsahu — a to je nás požadavek — stoupají značně i ztráty a mechanické provedení ladění že je velmi obtížné. Podle výsledků, kterých jsme s vlnoměrem dosáhli, se však zdá, že se tyto obtíže vyskytují hlavně při konstrukci ladících obvodů oscilátorů. Při konstrukci vlnoměru je lze dobře překonati.

Koaxiální (souosý) ladici obvod tvoří, jak je známo, dva souose uložené vodiče, nejčastěji trubky, které podobně jako dvoudráťový ladící obvod ladíme zkratovým jmem, v tomto případě jakýmsi písmem, který se pohybuje v dutině mezi oběma trubkami. Při porovnání vlastností (4), (5) s dvoudráťovým ladícím obvodem (Lecherovým) vidíme podstatný rozdíl v tom, že u koaxiálního obvodu se při naladění do resonance vytvoří stojaté vlny jen mezi vnitřní stěnou vnějšího vodiče a vnější stěnou vnitřního vodiče. Na povrchu vznikají sice postupně i různé odrazené vlny (a tedy i stojaté vlny), ty však nemohou ovlivnit stojaté vlny uvnitř vodiče, poněvadž vnější vodič tvoří stěnu mezi oběma. Proto nemohou uvnitř vzniklé vlny také ani z vedení vyzařovat. Povrch koaxiálního obvodu (vrchní vodič) můžeme na libovolném místě uzemnit, aniž ovlivníme rezonanci. Proto má obvod tak vynikající kvalitu a hodí se pro měření i při uvf a svf.

Schematický obrázek navržené konstrukce je v obraze 2. Vlnoměr se skládá z vlastního koaxiálního měřicího vedení, z části nazvané měřicí hlava a z vlnometru ke zjištění polohy stojatých vln.

Vysokofrekvenční voltmetr může být a př. krystalový (s křemíkovým nebo karborundovým krystalem), v tomto případě můžeme však použít i voltmetru diodového, jehož některé nepříznivé vlastnosti

Obraz 3. Zapojení diodového voltmetru.

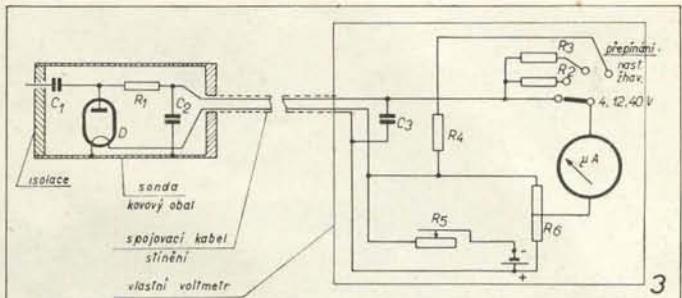


Hodnoty součástek (řídí se podle citlivosti přístroje a zvolených rozsahů). $C_1 = 5$ až 10 pF (slida nebo keramika). — $R_1 = 20\,000 \Omega$, $\frac{1}{4} \text{ W}$. — $C_2 = 10 \text{ G}\mu\text{F}$, $L = 0$. — $C_3 = 10\,000 \text{ pF}$, $L = 0$. — D - dioda speciální pro uvf, žhavení 4 V; 0,2 A (Telefunken SA1). $R_2 = 40\,000 \Omega$, $\frac{1}{4} \text{ W}$. — $R_3 = 180\,000 \text{ ohmů}$, $\frac{1}{4} \text{ W}$. — $R_4 = 25\,000 \Omega$, $\frac{1}{4} \text{ W}$. $R_5 = 10 \Omega$, 2 W , regulace žhavení. — $R_6 = 25\,000 \Omega$, 1 W s odbočkou (regulace kompenzace). — $\mu\text{A} = 200 \mu\text{A}$, 800Ω (Depréz).

stí v tomto případě nevadí (7). Zapojení je v obraze 3 a je podobné jako na př. u voltmetru v 1. čísle RA 1946. Má jen poněkud jinou úpravu a hodnoty součástek s ohledem na měření pro uvf. Zejména je potřeba, aby dioda byla co nejbliže měřenému okruhu. Proto je uložena ve zvláštním malém kovovém obalu, sondě. Spolu s ní je v sondě i odpor R_1 , oddělovací kondensátor C_1 a první filtrální kondenzátor C_2 . Vývod kondensátoru C_1 vyčnívá jako krátký hrot z předního čela sondy. Na druhé straně je pak sonda spojena stíněným kabelem s vlastním měřicím přístrojem, který obsahuje i žhvaci baterii. Aby byla sonda a její ztrátové kapacity pokud možno malé, je třeba použít i malé elektronky (diody) s co nejmenší kapacitou C_{K-A} . Stejně dobře výhoví na př. patky zbavená trioda, jako RL1P2, RV2,4P700 a pod., zapojená jako dioda (jen první mřížka). Rozsah voltmetru je zapotřebí jen asi do 30 V. Nejlépe je udělat několik rozsahů přepínacích tak, aby první rozsah byl asi do 2 až 5 voltů, aby se mohlo měřit i při nepatrných energiích neznámé frekvence. Citlivost závisí samozřejmě hlavně na citlivosti přístroje, poněvadž odpor R_1 nemá být menší než asi 15 až 20 kilohmů. Kdo chce přístroj ještě citlivější, může zapojit za diodu ještě stejnosměrný zesilovač. Klikový proud diody je částečně kompensován. Poněvadž se takto upravený voltmetr hodí dobře i pro měření na vlnách přijímačů, po případě i na vysílačech, je vhodné upravit si rozsahy již s ohledem na tato měření. Pro měření na vlnoměru není třeba, aby byl přístroj cejchován, stačí porovnání výchylek, resp. stanovení maxim a případně min. Rovněž na frekvenční charakteristice nezáleží. Vnitřní odpor voltmetru je pro tento účel zbytečně dělat příliš velký. Uvažme, že rozptylová kapacita třeba jen 2 pF — které se těžko ubrání — má při 500 Mc reaktanci pouhých 150 ohmů!

Měřicí hlava je na jedné straně opatřena koaxiální zástrčkou. Při tom je nejlépe

použit zástrčky takové, jaké používáme u ostatních měřicích přístrojů (jsme-li již zařízeni), nebo si zvolit předem určitý vhodný typ (pro předpokládané frekvenční rozsahy) a toho pak zásadně používat. Jinak je měřicí hlava již částí koaxiálního měřicího obvodu, který je na ni (na opačné straně než zástrčka) přímo připojen. Po straně má měřicí hlava otvor, do něhož se zasouvá sonda voltmetru. Měřicí hrot sondy se při plném zasunutí dotkne právě vnitřního vodiče koaxiálního vedení hlavy. Vrchní obal sondy má dobrý dotyk s vrchním vodičem měřicí hlavy. Sonda sama při tom nemá však zasahovat do vnitřní dutiny (jen její hrot). Z konstrukčních důvodů bývá vhodné rozdělit měřicí hlavu na několik dílů, jak je vidět z obrázků. Isolační vložky (kotouče), které drží vnitřní vodič ve středu, je třeba udělat pokud možná nejmenší a z materiálu nejkvalitnějšího. Vhodné jsou isolace keramické (calan, ultracalan), polystyrenové, trolititol, slida, křemen a pod. Celá konstrukce má být velmi pevná.

Vlastní koaxiální vedení tvoří dvě trubky, držené isolačními vložkami na obou koncích vedení v soustředné poloze. Aby bylo možné měnit délku tohoto vedení, je uvnitř uspořádán posuvný kovový píst. Konstrukce tohoto pistu je nejdéležitější pro správnou funkci vlnoměru. Pist musí zaručovat dokonalé kovové spojení vnějšího a vnitřního vodiče (trubky) s co nejmenšími ztrátami a při tom být snadno pohyblivý. Pist je totiž při nastavování na napěťové maximum soundy v místě napěťového minima. Napětí na obou trubkách je theoreticky nulové, nebo prakticky velmi malé. Stačí by tedy velmi malý odpor, aby byla správná činnost nemožná. Poměry jsou prakticky poněkud jiné (3), (4), ale je třeba, aby byly alespoň přechodové odpory (vysokofrekvenční) pistu konstantní. Pist — detail v obraze 5 — je složen z kovového prstence asi 30–40 mm délky. Vnější průměr je o málo menší (asi 0,5 mm) než vnitřní průměr vnější trubky. Vnitřní průměr pak o málo větší než vnější průměr vnitřního vodiče. Na obou čelech tohoto pistu jsou šrouby připevněny plechové dotykové kotouče, které svými jemně prořezanými okrajemi tvoří jakési kartáčky a zajišťují dobrý dotyk s vnitřním i vnějším vodičem. Kotouče je nejlépe udělat z tenkého bronzového nebo pakfonového plechu, sly asi 0,3 mm. Tím, že jsou tyto kotouče po obou stranách pistu, dosáhneme dobrého vedení v trubce a bezpečného dotyku po celém obvodu. Aby se dalo pistem z vnější strany pohybovat, je vnější trubka po délce rozříznuta. Šířka rozříznutí je asi 3–4 mm tak, aby jím mohly projít šrouby, které spojují pist s knoflíkem na vrchní

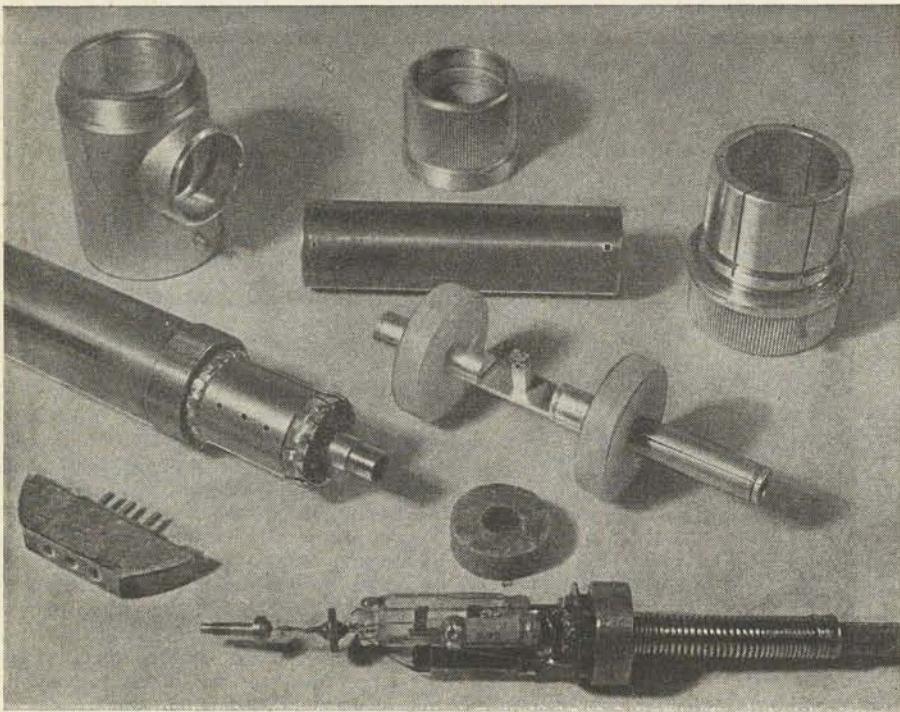

Obraz 4. Diodová sonda bez krytu, povytažený píst ladicího obvodu, součástky měřící hlavy.

používat obvykle nejmenšího rozsahu (asi do 5 V). U vysílačů a pod. pak rozsahů větší. Píst posuneme co nejbliže k měřící hlavě. Pak jej posunujeme postupně dále od hlavy a pozorujeme výchylku voltmetu. Nastavujeme obvykle na maximální výchylku. Polohu pístu při prvním maximum si poznáme. Pak posunujeme dále a hledáme druhé maximum. Vzdálenost mezi oběma maximy udává poloviční vlnovou délku hledané neznámé frekvence. Je-li vlnoměr i voltmetr správně konstruován, je výchylka voltmetu v obou maximech stejně velká. Stejně můžeme zjistit i další maxima. Je-li energie zdroje příliš velká, je třeba snížit vazbu, použít vyšších rozsahů voltmetu, po případě, ukazuje-li stále „za roh“, použít pro měření minim napětí. Postup je stejný.

Měřený obvod je velmi kvalitní, což se při měření jeví zejména takto:

1. Maxima i minima jsou velmi ostrá. Když nedosahujeme ostrých minim a maxim, znamená to, že buď měřená frekvence není konstantní, nebo obsahuje cizí kmity nebo modulaci. Může to však též znamenat, že obvod je vadně proveden (píst).

2. Je-li vf energie měřeného zdroje asi 1 mW, lze za předpokladu dostatečné vazby pozorovat plynule výchylku voltmetu od maxima až k ostrým minimům. Při menší energii lze indikovat jen maxima, nebo by musil být voltmeter citlivější.


3. Pokud je energie dodávána zdrojem alespoň 1 mW, nelze vůbec na anodových nebo mřížkových proudech zdroje (generátoru) zjistit zatěžování — změny proudu — způsobené laděním vlnoměru. Vlnoměr tedy skutečně nepatrne zatěžuje měřený obvod.

4. Změny anodového proudu (nebo mřížkového) zjišťujeme teprve tehdy, kmitá-li měřený generátor skutečně již jen na hranici kmitů. Pak můžeme nastavovati maxima též podle změn těchto proudů. Jestliže však voltmetr sondy stačí indikovat alespoň 0,2 V, pak i v tomto případě můžeme používat voltmetu vlnoměru na nastavení maxim. Výkon, spotřebovaný vlnoměrem je v tomto případě asi 50 mikrowattů.

5. I když není vlnoměr uzemněn, není vliv kapacity ruky skoro neznačitelný.

Dosažená citlivost a i ostatní vlastnosti vlnoměru jsou skutečně dobré. Jistě si množí při měření povšimnou, že vzdálenost minim a maxim není (hlavně při krátkých vlnových délkah) pravidelná. Minimum je pravidelně posunuto směrem k některému maximu. To je způsobeno zatížením (kapacitním nebo induktivním) a skreslením náběhové vlny v prvé části vlnoměru — měřicí hlavě. Zatížení způsobuje jednak sonda a jednak vazební prvky, průběh je naznačen v obraze 6. Z tohoto důvodu není bohužel možné použít k měření i délky prvé čtvrtvlny. To by jinak dovolovalo měřiti s vlnoměrem této délky i delší vlny. Toto měření lze sice též prováděti, je však třeba vypočítávat korekce, což je komplikované a proto je neuvadíme.

Obraz 5. Detail úpravy pístu.

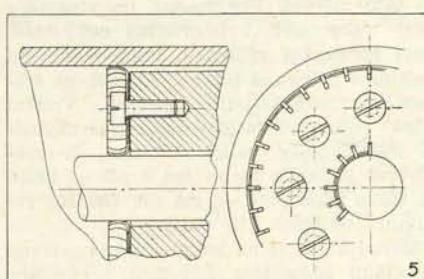

straně vedení, jímž píst posouváme. Stér-bina sama nijak správné funkci nevadí, omezuje naopak případné příčné nakmitání.

Po elektrické stránce je vhodné, aby koaxiální ladicí obvod měl týž vlnový odporník, jaký mají kabely, které obvykle používáme. Nejvhodnější je použití linky s optimálním vlnovým odporem, t. j. $Z = 75$ ohmů. To je také impedance většiny napájecích kabelů anglické i americké výroby (německé měly 70 ohmů), pokud snad nejde o kabely pro jiné speciální účely. Odchylinky mezi 70–80 ohmy nehrájí velkou roli. Pro tuto hodnotu je poměr vnitřního průměru vnějšího vodiče k vnějšímu průměru vnitřního dán hodnotou 3,6. Má-li na př. vnitřní trubka vnější průměr 8 mm (jako v našem případě), má vnitřní průměr vnější trubky být 28,8 mm. Uděláme-li jej trochu jiný (o 1–2 mm) podle toho, jakou trubku můžeme koupit, nebude to našim účelům vadit. Bude-li na př. vnitřní průměr vnější trubky 30 mm, je poměr 3,75 a pro ten je $Z = 78,5$ ohmu. Pro hodnotu 70, resp. 80 ohmů jsou poměry (za předpokladu vnitřní trubky o průměru 5–10 mm) průměrů 3,20–3,87. Použijeme-li podstatně jiného průměru vnitřní trubky — to není však žádoucí, poněvadž pak není konstrukce dosti pevná nebo naopak příliš velký průměr — nebudou uvedené hodnoty správné. Z se mění i s průměrem, při větším průměru klesá, při menším stoupá. Volí-li se Z v ustanovených mezích, je Q obvodu optimální, ztráty jsou nejmenší. Pro porovnání uvedme, že Q bude při takto konstruovaném obvodu při 1000 Mc asi 3900. Velmi dobře konstruovaný motýlový obvod má při této frekvenci $Q = 300$ (průměr obvodu je asi 50 mm).

Vidíme, že koaxiální vedení je proti motýlovému obvodu podstatně kvalitnější. Paralelní vedení má Q stejně asi jako koaxiální obvod, při uvf však z uvedených důvodů této hodnoty nedosáhne, resp. ji nemůžeme využít. Vysoká kvalita

Poloha prvého maxima, resp. minima je při různých vlnových délkách různá. Při dlouhých vlnových délkách by nám pak příliš zkracovala užitečnou měřicí délku. Lze ji však vždy zkrátit na nejmenší míru vhodným zásahem, jako např. změnou délky vazebné smyčky nebo antény. Dobře pomůže též částečné povytažení sondy tak, aby se její hrot přestal dotýkat vnitřního vodiče. Někdy je možné si pomocí též přidáním malého paralelného kondensátoru 1 až 5 pF na vstupní straně měřicí hlavy. Tím změníme tvar prvé čtvrtvlny. To si každý, kdo bude vlnoměru používat, sám vyzkouší.


Náš „prototyp“ dovoloval maximální vzdálenost krajních poloh pistu 56 cm. Je tedy možno jím měřiti vlnovou délku až 110 cm, tedy asi 270 Mc. Při měření čtvrtvlnné délky a výpočtu korekci bylo možno měřiti až 220 cm, 185 Mc. Pro časťejší měření těchto délek je však vhodné si pořídit délší vlnoměr, aspoň 120 cm dlouhý. Bude ovšem již trochu méně příručný a jeho rozsah lze již obsáhnouti i vlnoměry obvyklé konstrukce.

A nejkratší vlnová délka? Sami jsme měřili $\lambda/2 = 8,5$ cm. Zdá se, že omezení vlnové délky na krátkých vlnách bude nakmitání vnější trubky jako dutinového rezonátoru. To by nastalo asi při $\lambda = 1,3 \times D$, t. j. v našem případě asi při 4 cm. Zdá se, že tam se my amatérů v dohledné době nedostaneme a proto nás tohle omezení nemusí bolet. A stejně pomoc je snadná. Stačí udělat menší průměr koaxiálního vedení a vlnoměr pro svf je hotov. Ten by ovšem měl posun pistu již mikrometrickým šroubem a sondu upravenou... ale na to je, myslím, ještě dost času.


A přesnost takových vlnoměrů? Je omezena jen (ovšem za předpokladu, že se píst nevíklá, má stálý dotyk a jde snadno pohybovat) přesnosti odcítencí délky. Předpokládáme-li, že lze odcítat až asi 0,25 mm při $\lambda/2$, potom můžeme měřiti až do nejkratší vlnové délky 50 cm s přesností 0,1%, větší vlnové délky přesněji. Pro kratší vlny je při takové přesnosti již třeba posuv pistu mikrometrickým šroubem a stabilní konstrukce. Přesnost lze tak ještě zvětšit.

Ještě jen připomeňme, že dotyky pistu — kotouče — mají mít dosti značný tlak, tak, aby dotek byl dokonalý. Měď jest měkká, snadno se zadře, a je proto třeba pist a vnitřek vlnoměru dobře namazat jemným vaselinovým olejem. Dotyk bude pak dobrý, rozhodně lepší, než při malém

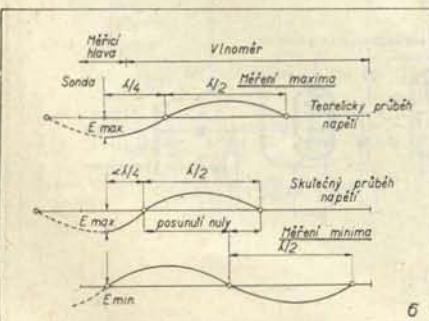Obraz 6. Posunutí maxim, způsobené deformací náběhové vlny.



Vysílání ZE STRATOSFÉRY

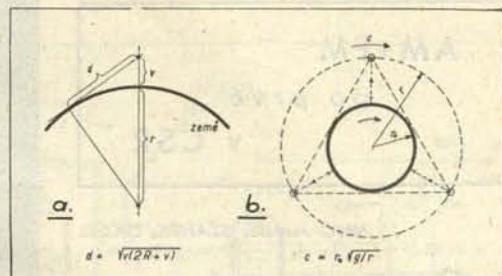

Proč není slyšet televizní vysílání z Ameriky, z Anglie, ba ani z Francie až k nám? Protože ultrakrátké vlny, kratší než 10 metrů, pro televizi jedině vhodné, šíří se přímočáre, podobně jako světlo, a dosáhnou proto jen k obzoru, jaký bychom obhlédli, kdybychom se dívali s vrahovou vysílači anteny. Tuto vlastnost mají ovšem i vlny delší, jenže ty se ohýbají ve stratosféře a vracejí se k zemi, často tisice kilometrů od vysílače, a v tom je příčina leckdy rekordního dosahu krátkých vln. Pro vlny pod 10 metrů je však stratosféra „průhledná“ a tyto vlny již bez překážky procházejí a k zemi se již nevráti. Proto má pro poslech význam jen ta energie, která přímo od vysílače putuje při zemi směrem k přijímači, kdežto ostatní je pro poslech ztracena.

Je vidět, že by bylo lze pro poslech ultrakrátkovlnného vysílače vynikajícím způsobem zvětšit, kdybychom mohli umístit jeho antenu hodně vysoko. Podle obrázku a, vychází pro výšku antény 100 metrů vzdálenost $d = 35,8$ km, pro $v = 1000$ m již $d = 113$ km, 358 pro antenu 10 km nad povrchem země a 1140 km pro výšku 100 kilometrů. Tak vysoko ovšem není snadné

antenu umistit, protože nejvyšší vrcholky na povrchu země dosahují stěží 10 km, a jsou ještě k tomu v končinách, kde má obyvatelstvo pravděpodobně zájem než televizi. Nejvyšší stavby lidské dosahují asi 300 m a dovolují dosah o poloměru asi 60 km, tedy poměrně málo.

Byla by však možné umístit vysílačku v letadle, které dnes dosahuje výšek asi 10 km nad zemí a zajistilo by tedy poslech v okruhu 360 km. Ani to není zvlášt mnoho, třeba by to už stačilo pro větší část naší republiky. Britský list Wireless World navrhl řešení ještě odvážnější: umístit reléové vysílače do raket, vystřelených takovou rychlostí, aby ve vzdálenosti rovné nebo o něco větší než je poloměr Země vyrůvala síla odstředivá přitažlivost země. Pořad, vysílaný z pozemské stanice řídící zpracovala by v raketě mohutná vysílačka a obsáhla by zhruba třetinu obvodu Země. Další dvě takové rakety souměrně „rozestavené“ nad rovníkem by obsáhly celý svět (obraz b), a bylo by lze upravit je tak, že by obíhaly Zemi jako nové, umělé družice jednou za 24 hodiny, čili že by vzhledem k povrchu setrvávaly na místě. Potřebná rychlosť není dnes nedosažitelná: výpočtem, který svede každý středoškolák, vychází rychlosť asi 10 km/s, již by bylo lze dosáhnout nevelkým zvětšením rychlosti raketových střel z posledního období války.

Otázka napájení vysílače byla by řešena proměnou slunečního záření v elektrickou energii. Poněkud obtížnější by byla otázka oprav, protože 6400 km od Země je prázdny světový prostor (proto tam může raketa lézt bez další spotřeby energie, podle principu setrvánosti), takže by se sotva našel opravář, který by byl ochoten jít „vyměnit elektronky“, nebo dodlit koncový stupeň. Jiné řešení by bylo, kdyby stojící oběžnice nesla dostatečně velké zrcadlo, jímž by energii, vyslanou ze Země v podobě úzkého svazku paprsků, rozptýlilo v žádaném úhlu. Zatím nám tyto věci připomínají román. Uvažme však, kolik takových románů uskutečnila nová doba dříve, než jejich původci očekávali.

Se.

Zlepšení pajedla

— by se mohlo dosáhnout tak, že by se opatřilo u hrotu náčrem vhodné barvy, udávající nevhodnější teplotu pajedla. Takové barvy se již dlouho vyrábějí a používají se na př. pro studium teplotních poměrů na válcích spalovacích motorů a pod. Není mi však známo, kde by bylo možno získat u nás v malém množství tyto barvy (též v podobě tužek). — J. Kunzl.

MUC Jaroslav STANĚK, OK2EL

Amatérský VYSILÁČ

pro kmitočet 60 Mc/s


S MOŽNOSTÍ AMPLITUDOVÉ
A KMITOČTOVÉ MODULACE

Frekvenční modulace u nás zatím neprázdí. Nevěděl snad amatér o jejích neobyčejných výhodách, věrném předenstvu a příjmu bez poruch? Bojí se složitosti? V Handbooku ARRL 1946 na straně 234 je popis superhetu pro signály modulované jak amplitudově, tak kmitočtově. Ve srovnání s výkonem není to přijímač nákladný, ani příliš složitý, a je možné jej upravit z německého tankového přijímače pro 10 m se sedmi RV12P4000. Z vysílačiho zařízení teprve nemusejí mit zájemci strach — je prostší a levnější než vysílač o stejně výstupní energii s modulací amplitudovou. Dokládá to i tento článek. Náš vysílač je však řešen tak, aby si operátor mohl zvolit pouhým přepnutím žádaný druh modulace — buď kmitočtovou nebo amplitudovou. Jestliže by se někomu zdál vysílač zbytečně výkonný, tu jej můžeme ujistit, že po úspěších s prvními pokusy jistě bude litovat, že jej neosadil koncovou elektronku výkonnéjší.

Popisovaný přístroj jest v podstatě trifistupňový vysílač ECO-FD-PA s modulátorem (t. j. electron-coupled oscillator-frequency doubler-power amplifier, či elektrovázaný oscilátor, zdvojovač kmitočtu a výkonový zesilovač). Pro kmitočtovou modulaci je jeho modulátor zredukován na tyto stupně: vstupní zesilovač s pentodou EF6 a triodou EBC3, re-

Na horním snímku vysílač, se stavený s využitím starší kosity a vojenských součástek i elektronek. Vzadu koncový stupeň s elektronkou RL12P35.

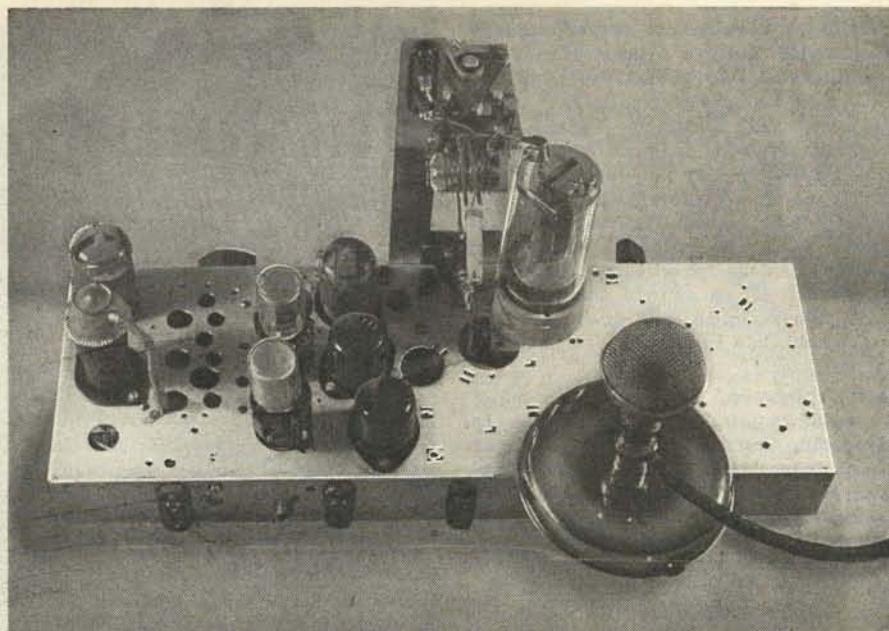
Obraz 1. Amatérský vysílač pro 60 Mc/s, přepinatelný pro kmitočtovou (FM) i amplitudovou (AM) modulaci. Koncový stupeň, násobič kmitočtu, budící oscilátor a modulační zesilovač pro AM.



aktanční modulátor s hexodou EH2. (Při uhlíkovém mikrofonu stačí nf transformátor 1/20 a elektronka EH2 — viz obraz 3.). — Pro amplitudovou modulaci odpadá reaktanční modulátor (přesto jej necháváme zapojený, poněvadž na př. vytážením EH2 z objímky bychom rozladili vf oscilátor) a modulátor tvoří vstupní zesilovač s EF6 a EBC3 (nebo transformátor 1/20, viz obraz 3) a koncový stupeň modulátoru s EL3, která mřížkově moduluje elektronku RL12P35, a to s dostatečnou rezervou. Změna modulace amplitudové v kmitočtovou je tak prostá, že ji zajistě bude provádět přepínači (nejlépe dvoupólové, síťové). Výstupní výkon tohoto přístroje je 20 wattů, nosná vlna při a. m. má výkon pěti wattů. Při práci na 5 m se pro elektronku RL12P35 nemá používat většího anodového napětí než

400 V (na 15 m lze zapojit 700 V, na 50 metrů dokonce 800 V — maximální dovolené anodové napětí) a proto je také výstupní výkon této mohutné elektronky menší než obvyklých 50 W (při Ea = 800 voltů, na 50 m). Přesto je 20 W na pěti metrech výkon nezvyklý, v našich poměrech ovšem.


Srdcem vysílače je oscilátor s devítivatovou pentodou RL12P10. Pro naše účely — t. j. pro pásmo 5 m — postačí stabilita a jiné dobré vlastnosti elektronově vázaného oscilátoru s anodovým obvodem naladěným na dvojnásobek, nebo z pentodou RL12P10 raději na trojnásobek mřížkového kmitočtu. Cívka anodového obvodu L2 je laděna na 10 m výstupní kapacitou první a vstupní kapacitou druhé RL12P10. Resonance v tomto obvodu do-

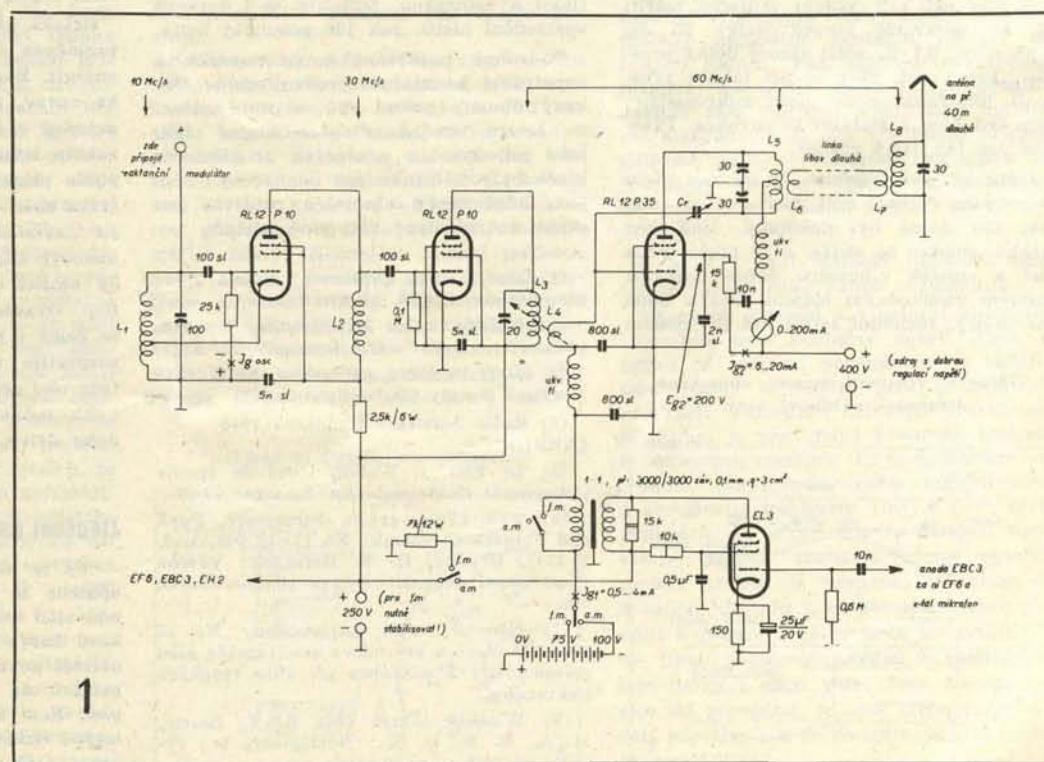

sahujeme podle Handbooku ARRL stlačením nebo roztažením závitů cívky L2. Hodláme-li pracovat v celém pásmu 56 až 60 Mc/s, pak sladujeme tento obvod jednou pro vždy uprostřed, t. j. na 29 Mc/s.

Oscilátor dodává energii dalšímu stupni, zdvojovači kmitočtu se stejnou elektronkou, avšak s plným anodovým napětím — 250 V. Anodový obvod tohoto stupně je nastaven už na 5 m a je induktivně vázaný s koncovým zesilovačem. Použití tohoto druhu vazby vyplňulo z přílišných kapacit elektronky RL12P10 i RL12P35, které ještě na kratších vlnách nemohou opravdu pracovat, a to jen proto, že bychom musili na vyšších kmitočtech zmenšit cívku L3 na hodnotu nevhodně malou, jestliže bychom chtěli zachovat možnost ladění tohoto obvodu (kapacitou maxim. 20 pF). Z počátku jsme v tomto místě přístroje zkoušeli vazbu kapacitní: při vazební kapacitě pouhých 25 pF měla cívka L3 tři závity průměru 9 mm o délce vinutí skoro 30 mm. Induktivní vazbu provedeme podle údajů cívek buď pevnou nebo lépe proměnnou. Získáme tak možnost řídit v f v budici napětí pro koncový stupeň, což je důležité při nastavování amplitudové mřížkové modulace. V tomto případě zhovějme vazební závity tak, aby byly otáčivé a daly se k anodové cívce zdvojovače přiblížovat nebo od ní vzdalovat. Cívka L4 buď vždy přiblížována k „studennému“ konci L3. Vf budici napětí elektronky RL12P35 při mřížkové modulaci má být 90 V, při předpěti — 100 V, maximální rozkmit nf modulačního signálu (při nejhlebší modulaci) 25 V. Anodový proud RL12P35 bude v klidu 40 mA, při nejhlebší modulaci 90 mA. Proud stínící mřížky 6 a 20 mA, proudy řídící mřížky 0,5 a 4 mA (opět hodnoty pro stav bez modulace a s plnou modulací).

Důležité je, aby zdroj anodové energie pro koncový stupeň byl „tvrdý“ (s napětím nezávislým na odebíraném proudu), tak, aby napětí nekolísalo podle modulace. Stejně pro mřížkové předpěti použijeme zdroje stabilního napětí, které musí mít malý vnitřní odpor (asi 1000 ohmů), nejlépe baterie článků. Při kmitočtové modulaci bude předpěti řídící mřížky koncového stupně jen 75 V a vf budici napětí stejně, jako při modulaci amplitudové (90 V). Anodový proud a Ig při kmitočtové modulaci nesmí kolísat, stejně jako antenní proud (kolísání je známka současné a. m.). Nezapomeňme také změřit anodový proud reaktančního modulátoru s EH2, který při modulaci nesmí ko-

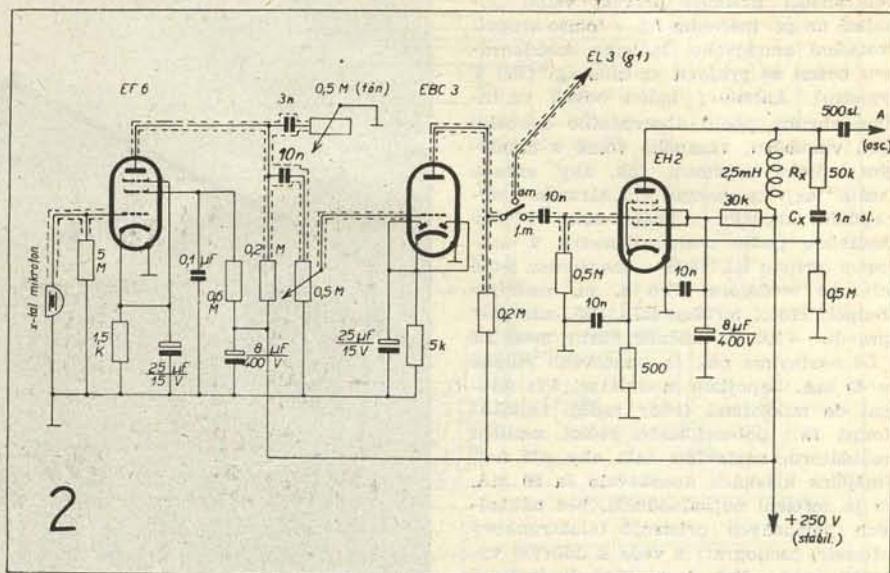


Obraz 2. Vstupní zesilovač a reaktanční modulátor.

Tabulka cívek.

L1 = 12 záv., odb. 2 záv., průměr d = délka 1 = 25 mm, drát 0,5 mm smalt.
L2 = 14 záv., d = 13, 1 = 40, drát 1 mm, holý (resonanci nastavit změnou 1).
L3 = 3 záv., d = 17 (čtvrthranná kalitová kostra), 1 = 10, drát 1,0 holý.
L4 = 2 závity na společné kostce s L3, 2 mm od této, 1 = 3,5, drát 1,0 holý.
L5 = 5 záv., d = 1 = 20, drát 2,0 holý.
L6 = 2 záv., d = 30 až 35, 1 = 7, drát 2,0 holý nebo s dobrou vf isolací, navinuto nad středem L5.
L7, L8 stejně, jako L5, L6, jen L 7 uložena nad dolním koncem L8, nikoliv nad stře- dem.

lisat více než o 5 % (jinak vzniká ne-lineárnost modulace, provázená posunem nosného kmitočtu a projevující se skreslením). Reaktanční modulátor i vf oscilátor musíme napájet z tvrdého zdroje, pokud možná stabilisovaného.

Anteny lze použít jakékoliv, a stejně antenní vazby. Nejlepší je zajistit dobrá směrovka (zvláště pro dálkové spoje), DX, na př. s radiátorem, reflektorem a dvěma direktory (údaje v Handbooku ARRL 1946, str. 220). Autorova stanice OK2EL zatím používá jednodráťové anteny (40 m dlouhé, vázané podle Fuchse, obraz 1). Linku tvoří dva stočené dráty (síťová šňůra) nebo lépe dva rovnoběžné vodiče, udržované po celé délce v konstantní vzdálenosti (asi 2 cm). (Poznámka pro naše kabelovny: velmi postrádáme hotovou linku tvaru pásku s dvěma rovnoběžnými vodiči, zálitými v okraji pásku.)

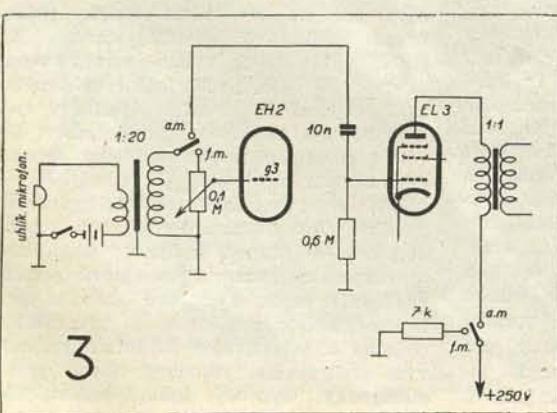

Obraz 3. Připojení uhlíkového mikrofona k reaktančnímu modulátoru pro FM a k mřížkovému modulátoru pro AM. Ostatní obvody zůstanou beze změny, elektr. EF6 a EBC3 odpadnou.

Uvedení do chodu. Nejdříve zapněme oscilátor a přesvědčíme se, zda kmitá (absorpčním kroužkem, nebo lépe miliampérmetrem do několika mA, zapojeným do série s mřížkou, svodem). Stanovíme přibližně vlnový rozsah oscilátoru (možná že bude nutná změna L1) a nastavíme zde kmitočet 9780 kc/s. Teprve, když víme, že oscilátor kmitá, připojíme k anodovému zdroji (250 V) zdvojovač s RL12P10. Děláme to tak, protože tato elektronka nepracuje s pevným mřížkovým předpětem, nýbrž s předpětem automatickým, jež vzniká teprve následkem přiváděného budiciho mf. napětí. Po zapnutí zdvojovače můžeme zjistit, na př. podle žárovečky v absorpčním vlnoměru, kmity v anodovém ladicím obvodu tohoto stupně. Bude tu kmitočet 58 Mc/s. Poté zapojíme miliampérmetr (rozsah asi do 10 mA) do mřížkového obvodu elektronky RL12P35 (její anodový zdroj může být zatím vypnut). Zjistíme zde mřížkový proud. Přitom je vazba mezi L3 a L4 nastavena na maximum. Podle mřížkového proudu koncového stupně nastavíme anodový obvod zdvojovače do resonance (58 Mc/s) a také cívku L2 stlačíme nebo roztahneme na maximální mřížkový proud koncové elektronky (29 Mc/s). Zda L3 žádá zmenšit nebo zvětšit, to zjistíme nejpohodlněji „Aladinovou kouzelnou hůlkou“ (podle Američanů): je to tyčinka z isolantu, na jejímž jednom konci je připevněno železové jádro, na druhém podobný kousek mědi — měď má, jak víme, opačný účinek na indukčnost než železo. Zjistíme-li tedy zlepšování při vsouvání vf železa, je třeba závitu přidat nebo je stlačit, měď dává při zlepšování důsledky opačné. — Po nastavení uvedených obvodů zapojíme zdroj pro 400 V. Anodový obvod koncového zesilovače nastavíme na 58 Mc/s podle minima na miliampérmetru v anodovém obvodu (anebo hruběji s pomocí absorpčního kroužku, nebo podle největší svitivosti žárovky [24 V, 5 W] připojené na cívku L6). Při tom možná narazíme na problém neutralizace. Některým ze známých postupů nastavíme nepatrny kondenzátor Cn (0,5 až 5 pF) tak, aby elektronka RL12P35 nekmitala při vypnutém anodovém napětí 400 V (Zároveň vypnout Eg2).


Neutralisaci můžeme provést velmi podobně na př. měřením I_{g1} v tomto stupni. Protáčením anodového ladícího kondenzátoru nesmí se projevit změna I_{g1} (400 V vypnuto). Antenový ladící obvod nastavíme zhruba podle absorpčního kroužku nebo vlnoměru, vázaného volně s anodovým ladícím okruhem tak, aby antena „ssála“ nejvíce energie, čili žárovka v obsopepném kroužku nejméně svítí. Přesně nastavíme podle miliampérmetru v anodovém obvodu RL12P35 — maximum. Poté seřídíme modulace. Pro a. m. změříme předpětí řídicí mřížky RL12P35, zda jest opravdu — 100 V. Změnou vazby mezi L_3 a L_4 nastavíme pak I_a koncového stupně na 40 mA. Zapojíme modulátor. Při mluvení do mikrofonu (vždy raději zblízka) stoupá I_a ; potenciometr, řídicí zesilník modulátoru, nastavíme tak, aby při nejsilnějších hláskách dosahovalo I_a 90 mA. To je seřízení nejjednodušší, bez nákladných pomocných přístrojů (elektronkový voltmetr, osciloskop) a vede k dobrým výsledkům. — Pokud se týká kmitočtové modulace: dodržíme-li hodnoty, uvedené v pláncích, nebudeťme toho nastavovat mnoho — jen potenciometr v nf. zesilovači (s uhlíkovým mikrofonem pak potenciometr 0,1 nad mikrofonním transformátorem). Cílem větší rozsímk nf. signálu na třetí mřížce EH2, tím hlubší kmitočtová modulace, čili tím větší úchylka od nosné vlny a tím také širší vysílané spektrum kmitočtů. Tato úchylka činí s uvedeným zařízením maximálně asi 50 kc/s na 58 Mc/s a závisí nejen na nastavení zmíněného potenciometru, nýbrž i na těchto věcech: 1. počtu zdvojovačů (nebo trojzdrovače) kmitočtu, 2. poměru L/C v oscilačním ladícím okruhu, 3. hodnoty některých součástí reaktančního modulátoru (hlavně R_x a C_x , obrázek 2). Podrobné údaje o činnosti reaktančního modulátoru jsou v Krátkých vlnách 1946, č. 9, str. 139, v Radioamatérku č. 5/1945, str. 30. Elektronka jako říditelný odpor, a v Handbooku ARRL 1946, str. 135. (V tomto je také návod k zjištění úchylky kmitočtu a nelineárnosti.)

Pokud by zájemci nechtěli stavět celý nový vysílač pro 56 až 60 Mc/s a šlo jen o vysílání f. m. se zařízením již hotovým, stačí postavit reaktanční modulátor s EH2 a jeho výstup připojit k oscilátoru libovolného vysílače (k ladícímu obvodu). Krystalem řízený oscilátor se ovšem nehodí. Předem musíme uvážit počet zdvojovačů (viz výše), aby šířka vysílaného spektra nebyla přílišná. Běžná hodnota max. úchylky nosného kmitočtu je 15 až 20 kc/s, což přísluší říčce „pásma“ (spektra) 30 až 40 kc/s. (Určeno přijímačem — úchylka větší způsobuje skreslení, nepropouští-li přijímač tak široké pásmo.) Zmenšením zesílení mikrofonního zesilovače lze tuto výchylku snadno zredukovat.

Ceny televizních přístrojů v USA

Ačkoliv ceny běžných rozhlas. přijímačů stoupily v USA asi o 80—150 %, budou nové televizní přijímače podstatně lacnejší než před válkou. Jednoduchý přístroj s obrázkem až 8×13 cm se bude prodávat za 150 dolarů (7500 Kčs), větší s obrazovkou 15×20 cm za 250 dolarů a přepychový přístroj s projekční stěnou 40×60 cm bude stát kolem 400 dolarů. (Sylvania - News.)

-rn-

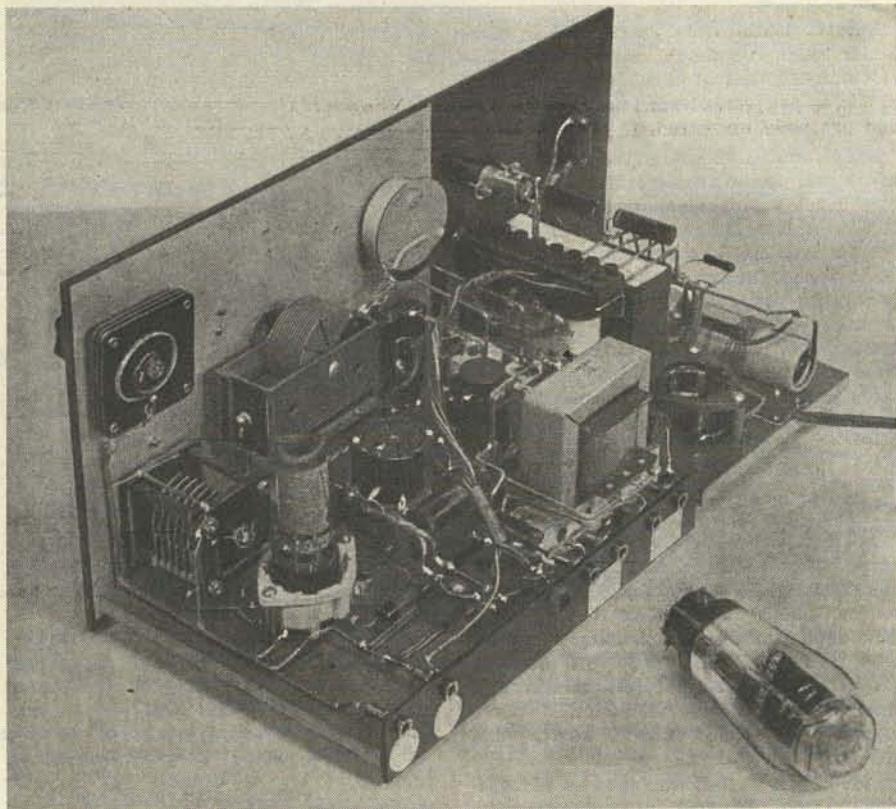

AMATÉRSKÝ PŘIJIMAČ S DVĚMA ELEKTRONKAMI

Radioamatér začíná zpravidla svou radiotechnickou kariéru krystalkou, která potřebuje nejméně dovednosti, zkušenosti a nákladu při nejlepších výhledkách na úspěch. Potom se začátečník odváží stavby přístroje, napájeného z baterií, který je také poměrně prostý, a díky zpětné vazbě dává výsledky mnohem lepší, než krytka, odkázaná na místní stanici. Na bateriových přijímačích s jednou až dvěma elektronkami naučí se nový adept dosti z teorie i praxe, aby mu obvyklé zjevy při činnosti a používání prostých přijímačů přešly, jak se říká, do krve, a může se dát do stavby přístrojů složitějších, napájených ze sítě. Úspora drahých baterií a podstatně větší výkon, způsobený větším anodovým napětím, jež ze sítě snadno získáme, jsou hlavní jejich přednosti. Zde musí amatér pracovat s obvody napájecími, které sice nejsou složité, mají však značná napětí a výkony, a tu je pro bezpečnost práce zapotřebí, aby alespoň obvody přijímací byly spolehlivě ovládány. K získání potřebné praxe se právě hodí přístroje na baterie, které byly stavěny před tím. Tento účelný sled prací jsme volili v příručce pro začátečníky, Praktická škola radiotechniky, a doporučujeme jej i těm amatérům, kteří mají zavedenu elektřinu. Protože však elektronky, jichž je použito v přístrojích „Školy“, jsou dnes ještě vzácné, a také abychom tyto „školní“ přijímače vyzbrojili speciálními vlastnostmi pro úspěšný příjem na krátkých vlnách, navrhli jsme jako protějšek přístrojů ze „Školy“ přijímač s jednou a dvěma elektronkami na baterie, upravený s výmennými cívками, vhodný pro pásmové ladění na krátkých vlnách, jichž popis přinesla letošní prázdninová

číslo Radioamatéra, červencové a srpnové. Zatím jich mohli využít i ti naši přátelé, kteří se k domácí dílně vrátili až za prodloužených večerů podzimních, a jistě se už potěšili přednostním pásmovým ladění s jednoduchým západkovým mechanismem a nalovili dost stanic na všech rozsazích. Protože už asi vybili anodovou baterii, nadchází čas, abychom jim poradili přestavbu na síťový, který se obejde bez baterií a jehož výkon je všeobecně značně větší.

Pochlubme se jím hned zde: především stačí použít konc. elektronku RV12P2000 z levného vojenského výprodeje v daném zapojení na velmi hlasitý poslech s dynamickým reproduktorem, a také velmi věrný a příjemný. Přístroj má však také vývod pro sluchátka, jichž se etheroví loutci neradi získají. Dosah na vlnách středních dosahuje dobrého standardu dvoulampovek, t. j. večer s dobrou antenou zachytíme všechny silnější vysílače s postačující hlasitostí a celkem zanedbatelným říkem, ač ovšem leckde potřebujeme odládovač místní stanice. Na vlnách krátkých je výkon rovněž velmi dobrý a obsluha proti jiným přístrojům o to příjemnější, že nám západkový mechanismus a dolaďovač kondenzátoru dovoluje spolehlivě znovu vyhledat jednou zjištěnou stanici.

Jde tedy o přímo zesilující přijímač s dvěma elektronkami. První pracuje jako demodulační stupeň audionový s ladícím obvodem a zpětnou vazbou a navíc s možností mít vazbu s anténnou otočným pertinaxovým kondenzátorem a přizpůsobit citlivost a selektivnost přijímače přímovalním podmírkám. Anodový obvod první elektronky, odporný, dodává zesílené tó-



Vlevo. Dvouelektronkový přijimač ze zadu. Úprava ladícího obvodu a hodnoty cívek tytéž, jako u předchozích bateriových přístrojů; vzadu všeobecně použitelný napájecí přístroj.

Spojovací plánek a schema dvoulampovky na střídavý proud. Tento výkres ve velkém měřítku (formát A2) spolu s otiskem papírových kotoučů pro výrobu dílkových stupnic lze koupit v redakci t. l. za Kčs 18,-, kromě poštovních výloh Kčs 2,-.

nové napětí přes regulátor hlasitosti — potenciometr s odporem $0,5 \text{ M}\Omega$, na mřížku druhé elektronky. Je téhož druhu jako první, pracuje jako koncová trioda. Používáme triodového zapojení jednak pro jednoduchost (odpadá napájení stříšnice mřížky), jednak pro dosažení malého vnitřního odporu, který dovoluje použít bez podstatné újmy běžného výstupního transformátoru, určeného pro koncové pentody s optimálním pracovním odporem 7000 ohmů . Navíc tu opět používáme záporné zpětné vazby zařazené sekundárního vinutí výstupního transformátoru do obvodu kathodového, které se už pouhým poslechem dá ověřit jako účelný doplněk stavby malých přístrojů.

Sluchátka připojujeme přes kapacitu 0,1 mikrofaradu mezi anodu koncové triody a zemi. I kdybyste chtěli přístroj jen pro sluchátka, musí být v anodovém obvodu výstupní transformátor, resp. jemu podobná tlumivka se železným jádrem.

V zapojení není zvláštností, o nichž by bylo zapotřebí podrobněji jednat. Kondensátor zpětné vazby je diferenciální, jak jsme o něm jednali už v předchozích přístrojích bateriových, a zase jsme jej improvizovali z čtvercového typu kondensátoru pertinaxového. Přidaná kapacita nemusí dosahovat plné hodnoty kondensátoru, tedy na př. 500 pF, docela postačí 100 pF. Dosáhneme jich vložením dvou tenkých plíšků pečlivě vyrovnaných a s hrany dobře zavavenými břitů, proti krajným plechům rotorovým, tedy z vnějších stran, kde je vše místa a méně tlaku, a nehrází nebezpečí prodržení di-elektrika, a zkratu. — Druhý rozdíl proti

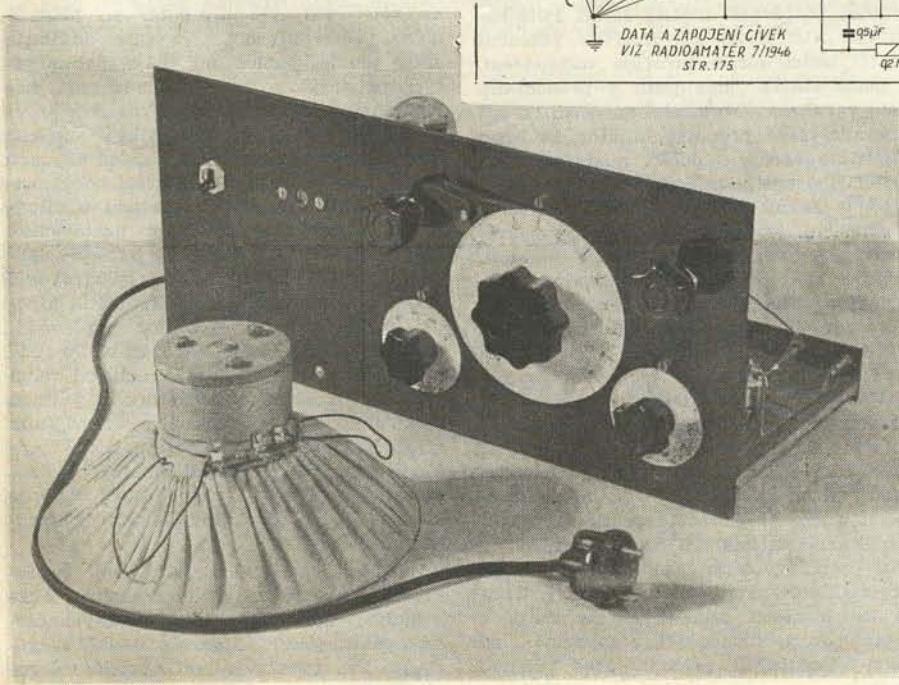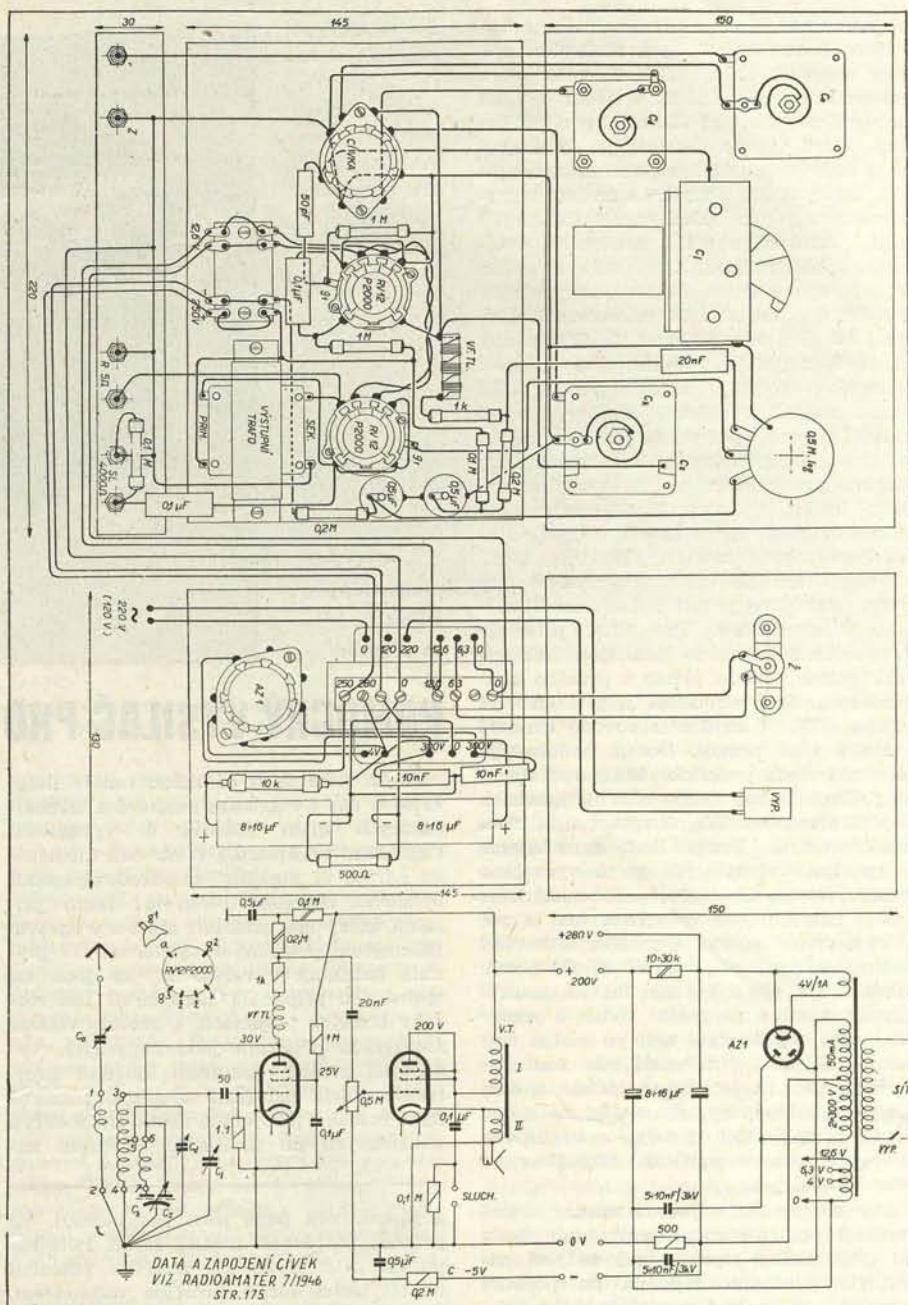

bateriovým přístrojům je menší mřížkový svod, jen 1 megohm, neboť větší hodnota působí při nasazení zpětné vazby přerušované kmity, t. j. syčení a vytí. Také ostatní součásti jsou poněkud odlišné, což souvisí s podstatně větším pracovním napětím přístroje, napájeného ze sítě.

Zcela novou jeho částí je napájecí přístroj síťový, označovaný dosud jako eliminátor. Je vystavěn na kostře z pertinaxu a prkénka, jejichž tvar a rozměry udávají snímky a plánek. Skládá se ze síťového transformátoru, pokud možno s vinutím pro všechna dnes běžná žhavicí vinutí: 4, 6,3 a 12,6 voltu, a dále 2×250

Přístroj zpředu; kostra táz jako u komunikační jednolampovky a dvoulampovky z čís. 7 a 8, vedle nová kostra s napájecí částí. Na čelní stěně přibyly nahoře regulátor blástitosti a vazby s antenou. Na čelní stěně napájecího přístroje síťový spinač a návěstní žárovka, udávající světlem, že přístroj pracuje.


až 300 voltů pro usměrnění, vinutí vyměřeno pokud možná i pro větší přístroje, tedy nejméně 40 a raději 60 millampérů usměrněného proudu, dále vinuti 4 V/1,1 ampéru, pro žhavení elektronky usměrňovací, která je tentokráté přímo žhavená, z běžných domácích elektronek, na př. AZ1 nebo AZ11. Primár síťového transformátoru je pro běžná napětí 120 až 220 voltů. Střídavé napětí, usměrněné dvojcestnou elektronkou, filtrace obvodem ze dvou spolehlivých elektrolytických kondenzátorů o kapacitě 16 mikrofarad (postačí i $8 \mu\text{F}$), odporu 10 až 30 kΩ tak, aby anodové napětí nepřesáhlo 220 V. Mezi zápornými póly je zařazen odpor 500 ohmů, na němž celkový anodový proud vytváří úbytek asi 6 voltů, používaný jako mřížkové předpěti koncové elektronky. To musíme pro omezení zpětné vazby a případné hučení vyfiltrovat ještě odporem 0,2 megohmu a kondensátorem 0,5 μF . Pro napájení tohoto malého přístroje, který potřebuje jen 200 voltů pro anodové obvody, odebíráme proud z druhého filtracního kondenzátoru. Pro větší přístroje s výkonnou koncovou pentodou můžeme však použít vývodu přímo z prvního kondenzátoru. Jeho zbytkové napětí bručivé je sice větší, v anodovém obvodu koncové pentody však nevadí. Docela podobně je to v návodech praktické školy radiotechniky. Protože zde máme několik žhavicích napětí, nemůžeme účelně vyvést střed žhavicího vinutí. Proto budeme uzemňovat jeden kraj vinutí, jak je to vyznačeno v zapojovacím schématu, anebo použijeme umělé nuly, kterou vytvoříme bud s pomocí t. zv. odbručovače, malého drátového potenciometru s odporem 50 až 200 ohmů, jehož kraje připojíme na žhavicí použité vývody a střed na zemní vodič, a nastavíme tak, aby bručení bylo co možná nejméně. Zvláštní pozornost zde není zapotřebí, naopak leckdy vystačíme s dvěma pevnými odpory, spojenými za sebou a tak přes žhavicí vývody, a střed, kde jsou oba odpory spojeny, připojíme na zemní vodič.

Aby se prudké napěťové nárazy, které vznikají při usměrnění, nevmodulovávaly do přijímaného signálu, což se jeví nápadným bručením zejména na počátku rozsahu (při malé kapacitě ladícího kondenzátoru) anebo při utažené zpětné vazbě, je třeba zatížit vinutí usměrnovaného napěti síťového transformátoru bezpečnými kondenzátory s kapacitou 5 až 50 nanofarad ($1 \text{nF} = 1000 \text{ pF}$). Ty tedy mají být zkoušeny napětím 3000 V, nebo přesněji, mají trvale snášet střídavé napětí asi 300 V. Aby jejich náhodné probití (jež, bohužel, nelze zcela vyloučit) neporušilo transformátor, na jehož vinutí je v tom případě zkrat, zapojujeme je až na zemní vodič, nikoli přímo na střed vinutí 2×250 V. Při zkratu se v reproduktoru přístroje ozve mohutné bručení a odpor 500 ohmů zapáčhá, po případě se přepálí, a tím je nebezpečí přepálení transformátoru poněkud oddáleno.

Zapojovací a stavební plánek usnadní práci i méně zdatným zájemcům, kteří ke stavbě využijí údajů o stavbě kostry a zejména popisu i dat cívek, uvedených v předchozích návodech v č. 7 a 8 letosního ročníku. Při uvádění do chodu je zapotřebí nejprve pečlivě projít

Do skřínky po výprodeji vojenském přístroji jsme vestavěli tento výkonného, vzhledný a při tom poměrně levný mřížový přístroj.

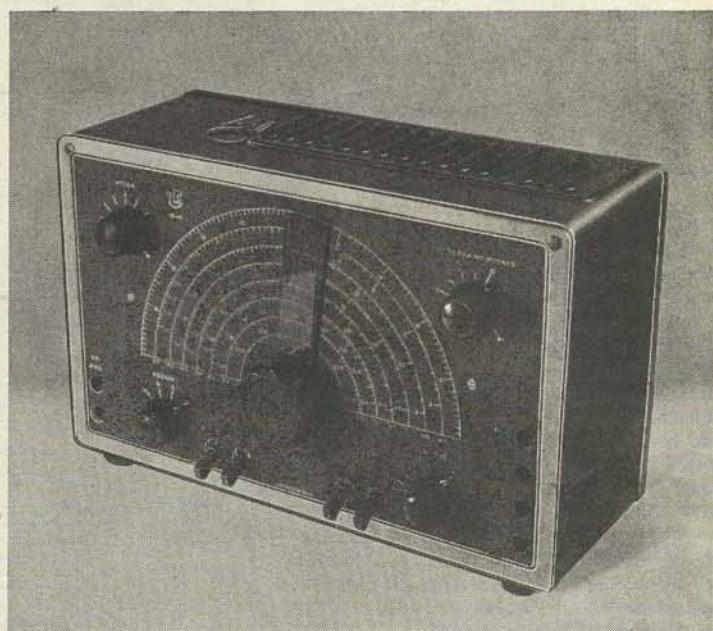Rozsahy
0,1 – 20 Mc,
představený
štítek
se stupnicí




POMOCNÝ VYSILAČ PRO VYVAŽOVÁNÍ VF OBVODŮ

Je do jisté míry zásluhou tohoto listu, že se u nás i v kruzích amatérů a živnostenských dílen používá k vyvažování i zkoušení přijímačů i v f v obvodu dílenského zdroje v f signálu, amplitudově modulovaného signálem tónovým; tento přístroj, který má usnadnit stavbu i opravu, jmenujeme *pomocným vysilačem*. Je plynule laditelný v rozsazích, jež jsou asi stejné (po případě o něco širší) než rozsahy běžných přijímačů, a protože většina moderních přístrojů jsou superhety, vyžadují přesné nastavení obvodů mezi frekvenčních, má ještě zvláštní, poměrně úzké rozsahy pro jemné nastavení v oboru používaných mf kmitočtů. Výstupní na-

pěti modulovaného signálu má být řiditelné asi v těch mezích, v jakých se dostává do přijímače napětí z antény. To je rozsah od několika mikrovoltů asi do jednoho voltu, a toto napětí nemá z přístroje vystupovat jinudy než cestou žádanou, t. j. výstupní zdírkou, nikoliv na př. síťovým přívodem nebo přímým vyzařováním. Pro vyvažování nezáleží příliš na přesném údaji hodnoty, postačí zpravidla povědomost rádová, víme-li, že napětí je rádu desítek, stovek mikrovoltů nebo milivoltů. Jenom pro zkoušky citlivosti je výhodné znát napětí přesné, to je však požadavek, splnitelný jen u přístrojů větších a nákladnějších, než jaké postačí pro běžné úkoly. Závažnější je přesnost a trvalost nastavení kmitočtu, a tu požadujeme, aby stupnice souhlasila s chybou ne větší než dvě procenta, po případě méně. Větší přesnosti se zase dosahuje spíše jen na papíře než u běžných prostých přístrojů, a není také nezbytná, neboť máme snadnou možnost kontroly srovnáním s rozhlasovými vysilači, jejichž kmitočty jsou známy. Pro většinu zájemců je neméně důležité, aby přístroj nebyl příliš složitý a drahy, s nákladnou a zdlouhavou stavbou a obtížným nastavením, resp. pořízením stupnice. Je totiž při denní praxi skoro nezbytné, aby přístroj měl stupnice s přímým čtením kmitočtů, nikoliv stupnicí na př. stodílnou a převodní diagramy pro jednotlivé rozsahy. Po řadě přístrojů, více méně speciálních, od velmi prostého a levného oscilátoru s jedinou elektronkou, modulovaného napájením střídavým proudem, až po mnohaelektronkový generátor s řadou úkolů, pokusili jsme se o návrh přístroje, který splňuje kladené požadavky přiměřeným kompromisem.

Uveďme jeho vlastnosti nejprve v přehledu. Přístroj má čtyři rozsahy, takže s malými mezerami v nepoužívaných částech pásem překryvá rozsah 20–0,11 megacyklu. Pro vyvažování mf obvodů má rozestřené rozsahy 360–490 a 110–145 kc.

Má hotovou, předtěšenou stupnici, která platí pro vzduchový ladící kondensátor značky Iron, a tak upravené ladící obvody oscilátoru, že lze každý ze čtyř základních rozsahů nastavit na počátku a na konci do souhlasu se stupnicí doladitelnými indukčnostmi s paralelními kondensátory. Aby přístroj neměl příliš mnoho vysokých harmonických, využíváme v energii přímo z ladícího obvodu, a zase aby výstupní obvod nepůsobil na obvod ladící, je tu oddělovací elektronka, která nadto dovoluje v mřížkovém obvodu účinnou modulaci tónem. Ten nevyrobíme jako obyčejně zvláštním elektronkovým bzučákem, nýbrž pro jednoduchost modulujeme napětím o kmitočtu 100 c, které vyrábí nabíjecí proud prvního filtračního kondensátoru z dvojcestné usměrněného napájecího proudu. Kmitočet 100 c většina zkoušených přístrojů dobře přenáší, a to, že toto napětí nemá ani po částečné filtrace průběh sinusový, při využívání nevadí. Kromě toho jsme zachovali možnost vnější modulace libovolným tónovým kmitočtem z tónového generátoru. Výstupní obvod má kondensátorový dělič napětí, prostý a přece dosti účinný, který dovoluje výstupní napětí plynule zeslabovat v rozsahu asi 1:100. Další dělič stupňový zeslabí napětí ještě na setinu, takže z výstupního napětí na kapacitním zeslabovači, jež je asi 50 milivoltů, můžeme sestoupit theoreticky až na 5 mikrovoltů, ovšem jen na rozsazích s menším kmitočtem, kdy nenastává příliš energický přenos rozptylovými cestami. Síťová část má usměrňovač ze dvou selenových sloupků pro 5 mA, tedy celkem asi 10 mA usměrněného proudu, s nimiž přístroj dobře vystačí. K filtraci stačí poměrně malé kondensátory a ohmický odpór. Za síťovým transformátorem, na straně primární, je vf filtr, který brání vf energii, aby vystupovala z přístroje síťovým přívodem. Přístroj sám je vystaven na kovové kostře a v plechovém krytu, takže přímé vyzařování je omezeno na snesitelnou míru. Má tedy přístroj vedle malého síťového transformátora a poměrně prostého obvodu ladícího jen dvě elektronky a nemnoho běžných součástek, takže jeho pořizovací náklady mohou dosoudit nejvíce asi 1000 Kčs, kdybychom mu-

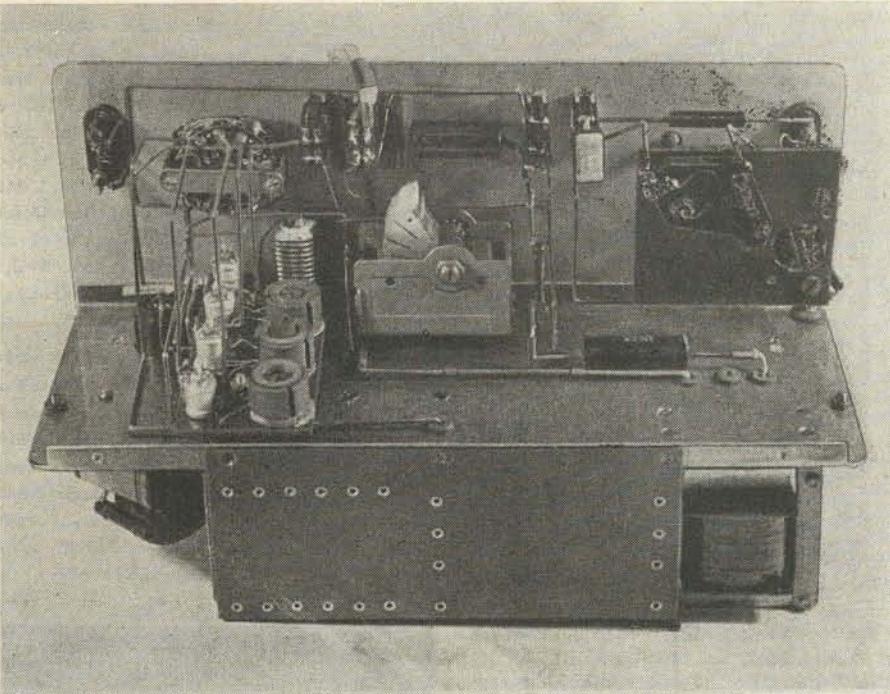

Spodní část přístroje s ladícím obvodem, cívky, přepínači a výstupním zeslabovačem.


sili koupit všechno nové. Dovedný konstruktér si v mnohem vypomůže, použije nepoškozených součástí ze zásob nebo z vojenského výprodeje, a pořizovací cena bude pak stěží poloviční.


Podrobnej poznamáme přístroj ze schématu. Začneme ladícím obvodem oscilátoru, který můžeme zároveň shlednout na snímku. Tvoří jej zmíněný vzduchový otočný kondensátor a čtyři cívky, z toho tři s uzavřenými železovými jádry a jedna na keramické kostře. Data vinutí, uvedená ve výkresu kostry, platí pro starší typ jádra Palaba 634 a dosí přibližně pro každé jádro s průměrem železového trhu 10 mm (ten má největší vliv na indukčnost, posetrice a plášť jádra přidávají poměrně málo). Každá cívka má šroubovací jádro pro nastavení indukčnosti a paralelní kondensátor s kapacitou 3–30 pF (malý trim Philips). Cívky připínáme k ladícímu kon-

densátoru a k dalším obvodům jednoduchým přepínačem Philips TA. Třetí čtvrtice sifinacích dotyků využijeme k tomu, abychom spojili nakrátko ladící cívku rozsahu nejbližše menšího kmitočtu, jak to znázorňuje schema. Neučiníme-li to, vyskytne se pravděpodobně při ladění přes rozsah v určitém místě rozsahu pokles napětí, působený odssáváním energie nezapojeným obvodem sousedním, jehož vlastní kmitočet padl právě do rozsahu nejbližšího kmitočtu.

Oscilátor je zapojen jako elektronově vázaný (eco = electron coupled oscillator), který se těší u amatérů značné oblibě pro stálost kmitočtu. Přiznáme se, že jsme k němu došli pro záměr vystačit s jedinou elektronkou, z jejíž anody jsme chtěli odebrat přímo vf napětí pro výstupní zeslabovač. Při pokusech jsme však shledali výstupní napětí značně skresleno mřížkovým proudem, nastávajícím při každé pozitivní půlvlně, a za druhé, že anodová modulace, které jsme chtěli použít, nedává dobré výsledky a působí dosti značnou modulaci kmitočtovou, jež je nežádoucí. Proto jsme přidali ještě oddělovací elektronku, k níž se brzy dostaneme, ladící obvod oscilátoru jsme však ponechali původní, ač by bylo výhodnější zapojit jej do anody a v mřížkovém obvodu ponechat jen vinutí s malým odporem, tak jak to naznačuje alternativní náčrtek, připojený ke schématu. Kdo by chtěl použít této úpravy, vystačí s týmž počtem závitů u obvodu ladícího, jak je udán pro eco, kdežto mřížková cívka vazební bude mít zase asi takový počet závitů, jaké má odbočka pro kathodu. Celkový počet závitů na cívách bude tedy o tuto vazební cívku větší.

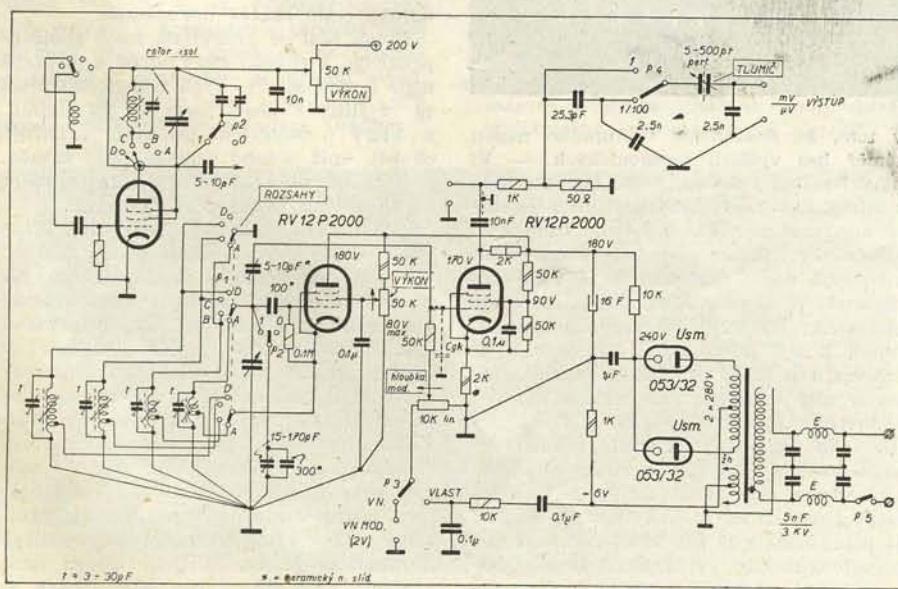Schemata pomocného vysílače s vepsanými hodnotami součástí. V levém rohu je úprava pro oscilátor s laděnou anodou, který pokládáme za účelnější než použité zapojení ECO. Otisk schématu ve větším měřítku lze koupit za Kčs 10,— v redakci t. I.



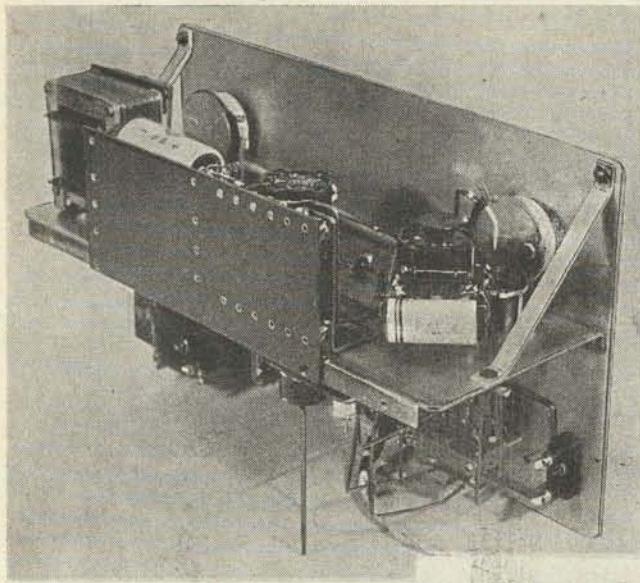

Druhý člen ladícího obvodu je kondensátor, o němž jsme se už zmínili. Je důležité volit typ po mechanické stránce vyhovující, který se nedeformuje již po malém sevření kostry v prstech, jehož ložisko je pevné, nevíkovláve a počáteční kapacita malá. To vše nejsou k podivu vlastnosti tak běžné, jak bychom si přáli, a protože jsme měli volbu omezenu požadavkem, aby kondensátor byl pro zájemce stále na trhu (předtiskná stupnice), vybrali jsme výrobek Iron, novější provedení bez zadní kuličky, přitlačované pružinou, který podle dosavadních zkusebností dobře vyhovuje.

Rozsahy pro využívání mf obvodů získaváme tím, že k ladícímu kondensátoru připojíme spinačem p2 ještě pevně nastavený kondensátor s kapacitou asi 500 pF. Tím dostaneme ladící kapacitu proměnnou zhruba od 500 do 1000 pF, a tedy rozsah s mezem v poměru

$$f_{\max} : f_{\min} = \sqrt{C_{\max}} : C_{\min}$$

t. j. zde 1:1,4, zatím co běžné rozsahy při poměru počáteční a konečné kapacity obvodu v poměru 1:10 mají meze v poměru 1:3,2. Dokládá to přehledná tabulka rozsahů:

AO: 20—5,8

BO: 5,4—1,8

CO: 1,6—0,5 C1: 0,49—0,36


DO: 0,42—0,15 D1: 0,145—0,11

vesměs v megacyklech. Rozsahy „0“ jsou laděny samotným kondensátorem otočným, rozsahy „1“ mají paralelně připojený pevný kondensátor asi 500 pF. — Mřížkový obvod oscilátoru má kondensátor 100 pikofaradů a svod 0,1 MΩ. Nepokoušejte se pro malé ztráty použít svodu obvyklého u dvoulampovek, tedy asi 1 MΩ, těžko byste přístroj vymanili ze záplavy divokých oscilací, které se projevují „vějířky“ záznějí v celých pásmech na krátkých vlnách.

Kdyby se však překmitávání objevilo i zde, pomůžeme si buď ubráním vazebních závitů cívek, nebo snáze a rychleji zmenšením napětí na stínici mřížce, k čemuž je tu potenciometr s označením „výkon“. Jím můžeme zmenšovat energii kmitů až do úplného vysazení. To má cenu zejména

Nahoře oscilogram signálu o kmitočtu 1 Mc, modulovaného bručivým napětím 100 c (časová základna 200 cyklů). — Dole oscilogram signálu 1 Mc nemodulovaného (časová základna 50 000 c) na doklad uspokojivého tvaru křivky.

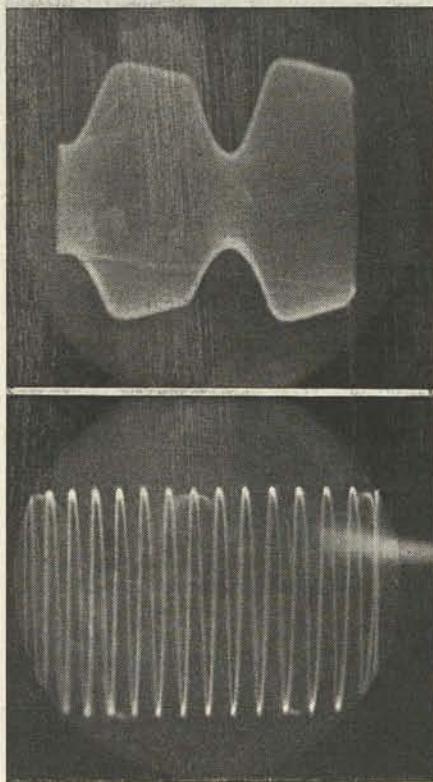Pohled ze zadu, se strany koncové elektronky. Vlevo síťový transformátor, vpředu nosná deska odporek a kondensátorů, na čelní stěně potenciometry „Hloubka modulace“ a „Výkon“.



v tom, že dosáhneme výstupního napětí téměř bez vyšších harmonických. — V napětí přímo z rezonančního obvodu, tedy z místa, kde je nejčistší, vedeme přes malý kondensátor na řídici mřížku oddělovací elektronky. Tento vazební kondensátor zmenšuje napětí nejenom svou větší impedanci proti mřížkovému svodu této elektronky, nýbrž i proti svodu kapacitnímu, který je vyznačen čárkovaně ve schématu a který je rovněž značný. Jde o to, aby vf napětí na mřížce koncové elektronky nepřestoupilo asi 2 V eff, podle toho musíme po případě upravit vazební kapacitu. Na mřížku druhé elektronky vedeme přes svod ještě napětí modulační z regulátoru hloubky modulace, jímž je potenciometr 10 kΩ. Přepinačem p3 nařípovujeme buď vyfiltrované bručivé napětí z odporu 1 kΩ v záporné větví na-


pájecího obvodu, nebo zdírky pro připojení vnější modulace, kde je zapotřebí rovněž asi 2 V pro dosažení hloubky modulace 50 procent při potenciometru naploň. Bručivé napětí je zbaveno největší části svých harmonických filtračním obvodem z odporu 10 kΩ a kondensátoru 0,1, ale také volbou nepříliš velikého vstupního kondensátoru síťového filtru. — Neblokovaný kondensátor v kathodovém obvodu druhé elektronky působí zápornou zpětnou vazbu a vyrovnaná pokles vyšších kmitočtů, pokud by jej způsobovala kapacita mezi anodou a zemí. V tom případě stačí připojit paralelně ke kathodovému odporu tak vyměřený kondensátor, aby jeho reaktance začala se rádotvě blížit 2 kΩ.

V anodovém obvodu druhé elektronky je odpor 2000 ohmů a k němu přes malý kondensátor 10 nF paralelně 1050 ohmů, tedy výsledný pracovní odpor asi 670 ohmů. Kapacita 50 pF, které se tu asi nahromadí proti zemi (včetně dosti dlouhého stíněného vedení elektronky k zeslabovači) uplatní se škodlivě asi při kmitočtu 30 Mc, tedy výše, než jde rozsah přístroje. Přimo z anody odebíráme napětí asi 1 V, z děliče odporového 1000 + 50 ohmů pak asi dvacetinu, t. j. 50 mV, a ty dále zeslabujeme kapacitním zeslabovačem. Máme tu dva stupně. První, v poloze „1“ přepinače p3, zeslabuje těchto 50 mV zhruba 6krát až 300krát (otočný kondensátor s kapacitou 500 až 10 pF). Tuto minimální hodnotu smíme i u pertinaxového klidně předpokládat, neboť je to zde vskutku kapacita mezi rotorem a statorem, a ne kapacita statoru vůči zemi, která se nepřičítá jako v jiných obvodech. Přepneme-li p3 do polohy 1:100, zeslabíme vstupní napětí kondensátorového děliče asi 100krát děličem pevným z kondensátoru 25,3 a 2500 pF, a dále zase plynule jako prve. Přiznejme, že zeslabovač v této prosté úpravě využívá docela dobré, ovšemže bez nároků na přesný údaj výstupního napětí, neboť jeho rozdílení závisí při vyšších kmitočtech, na př. nad 3 Mc, značně na rozptylových vazbách, jimž se zde nijak nebráníme. U prostého přístroje, jako je nás, tato věc není významnou závadou a běžné využívání a ani zkoušky neruší. Ve srovnání s mnohými, dobré se osvědčivšími přístroji, je tato úprava ještě značně dokonalejší.

Síťová část je přiměřená malé spotřebě přístroje, k filtraci stačí odpor a poměrně malé kondensátory. Před transformátorem je vf filtr, o němž jsme se již zmínili, a který u mnohých prostých přístrojů chybí, aniž z toho vznikla větší závada, protože už samotný síťový transformátor je důkladnou záťaze pro vf energii.

Většinou tu používáme součástek hotových, a jen pro cívky si podle výkresu vyrobíme destičku z pertinaxu, na níž budou upevněny spolu s dolaďovacími kondensátory. Jiná destička, připevněná vzadu, nese usměrňovače, kondensátory a odpory, jejichž postavení dopouště umístění ve větší vzdálenosti od elektronek (napříjení stínicích mřížek, filtrační obvody). Konečně pro kondensátor zeslabovače vyrobíme nosnou destičku, upevněnou tak, aby bylo lze nastavit hřidelk kondensátoru nástavcem z isolantu. Kostru vyrobíme podle výkresu ze silného, nejlépe hliníkového plechu. Čelnou desku jsme vyrobili z plechu 3 mm sily, nosná je

Náčrt kostry, nosných destiček a data cívek. Otisk tohoto výkresu (formát A2) lze koupit za Kč 16,—. Štítek, k nalepení na čelní desku, tištěný černohnědou barvou na dobrém kartoně s negativem. Šestirozsafovou stupnicí a ostatním označením (viz snímek zpředu) mohou si zájemci objednat v redakci t. 1. Cena je Kčs 20,— včetně obalu a poštovného. Úplná souprava: kopie schématu, kostry a štítek za Kčs 45,— vč. výloh.

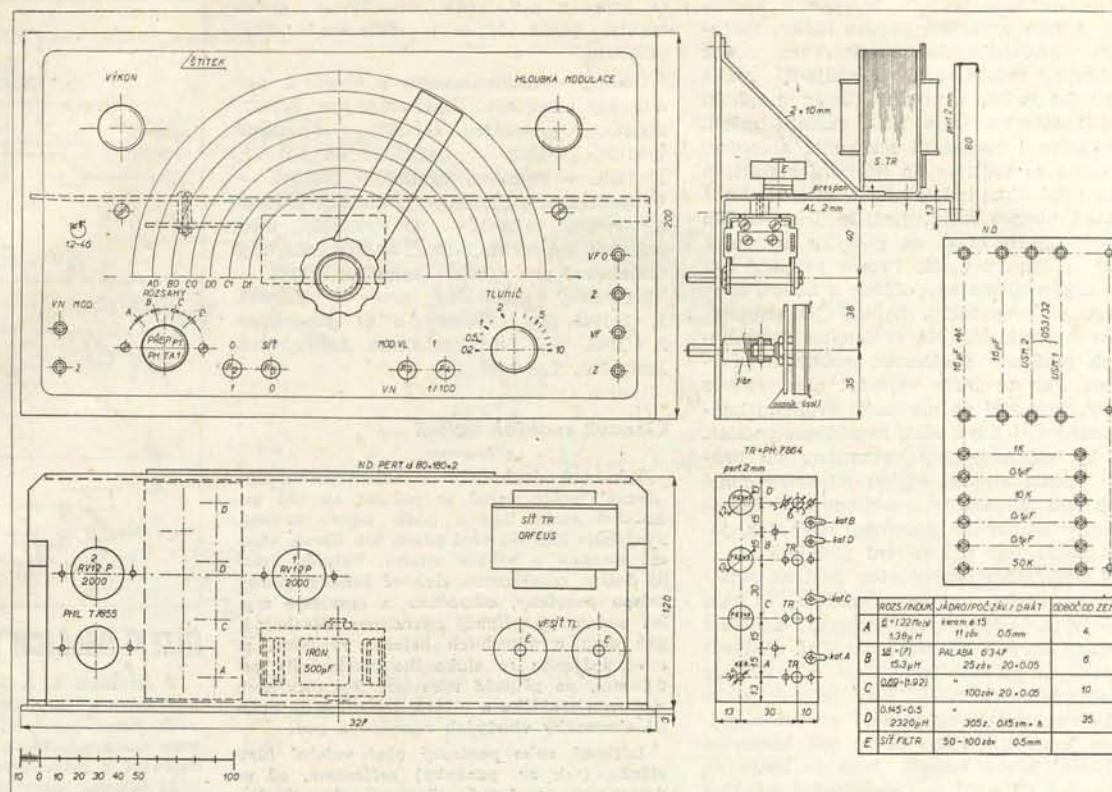

2 mm. Plochy důkladně vybrousimo, nechceme-li je dávat lakovat, a na čelní desku přilepíme celuloidový lepidlem nebo velmi hustým škrobem předtištěný štítek. Po zaschnutí můžeme jej konserovat rozprášením jemného zaponového laku. Podle jeho označení vyvrátme otvory. Po sestavení pečlivě upevňujeme součásti a poté spojujeme podle schématu.

K vyzkoušení potřebujeme obyčejný ss voltmetr, kterým vyměříme hodnoty napájecích napětí a porovnáme s daty ve schématu. Dále si připravíme třírozsahovou, přímo zesilující tliflamkovou nebo i dvoulampovou, nebo konečně i superhet, který je však méně vhodný pro dvojí výskyt signálů na krátkých vlnách a z něho plynoucí nejistotou nastavení. Připojíme přístroj na antenu, vyladíme na př. místní vysílač a od výstupní svorky VFO vedeme k antenovému přívodu volně položený drát. P.v. přepneme na příslušný rozsah a pokoušíme se naladit signál stejněho kmitočtu, což poznáme v přijimači, interferenčním hvizdem. Otáčíme-li


potenciometrem „výkon“ směrem doleva, musí hvizd slábnout, až krátce před koncem potenciometru zmizí na doklad, že fázení výkonu účinkuje. Poté otáčíme potenciometrem „hloubka modulace“ p3 v poloze „modulace vlastní“, a tu se má do hvizdu mísit bručení, jehož hlasitost roste při otáčení hřídelem potenciometru doprava. Konečně přepneme vývodní drát do zdírky VF, a spojíme jej přímo s antenní zdírkou přijimače (antenu odpojíme) a tu se v reproduktoru přijimače má ozvat bručení, jehož síla klesá, otevřáme-li kondenzátor tlumiče. Přepneme-li p4 do polohy 1/100, najdeme týž signál jen při pečlivém naladění přijimače, po případě s využitím zpětné vazby. Tuto práci provedeme na několika místech rozsahu a poté i na rozsazích ostatních. Máme-li superhet,

Vnitřek kostry shora. U siťového transformátoru v filtrační tlumivky, na pertinaxové desce filtracní kondensátory a odpory, u pravé (koncové) elektronky proměnná část paralelně přidávaného kondenzátoru mf rozsahu.

pokusíme se v poloze „1“ spinače p2 napísknout mf obvody: má-li superhet mf kmitočet v oblasti 465 kc, je p.v. přepojen na rozsah vln středních, při mf v oblasti 125 kc je na vlnách dlouhých. Souvislost kmitání oscilátoru p.v. na celém rozsahu zjistíme buď elektronkovým voltmetreem ve zdírkách VFO, nebo snáze miliampérmetrem, zařazeným do obvodu mřížkového svodu první elektronky, těsně k zemi. Miliampérmetr má ukazovat na všech rozsazích proud asi 0,1 mA, a tento proud se při ladění p.v. smí měnit jen asi o faktor 2, a nemá mít nápadné skoky nebo doly, které by svědčily o odssávání energie některým obvodem, jak jsme se o tom již zmínilí.

Konečnou a nejdůležitější prací je nastavení obvodu p.v. do souhlasu se stupnicí. Začneme na rozsahu, kde známe nejvíce vysílačů a také jejich kmitočty. To budou ve většině případů vlny střední. Na kontrolním přijimači si vyladíme stanici co možná na konci rozsahu, na př. Plzeň, Beromünster, nebo i Prahu I., napískneme se do ní signálem p.v. a pozorujeme, kam ukazuje ručka jeho ladicího knoflíku. (Nejlépe se tu hodí knoflík s přišroubovaným páskem silného celuloidu, do něhož vyryjeme na horní i dolní ploše jemné, ale zřetelné rysky přesně nad sebou a vyplníme je tmavou barvou. Knoflík upevníme tak, aby při uzavřeném ladicím kondenzátoru ukazovala ryska přesně na hodnotu 100. Opravíme po případě polohu kondenzátoru tak, aby jeho hřídelik byl přesně ve středu polokruhových stupnic.) Ukazuje-li ručka na kmitočet větší než který přísluší naladěnému signálu, zvětšíme indukčnost příslušné čívky zašroubováním jejího jádra, v opačném případě jádro vyšroubujeme.

Potom naladíme některý vysílač na po-

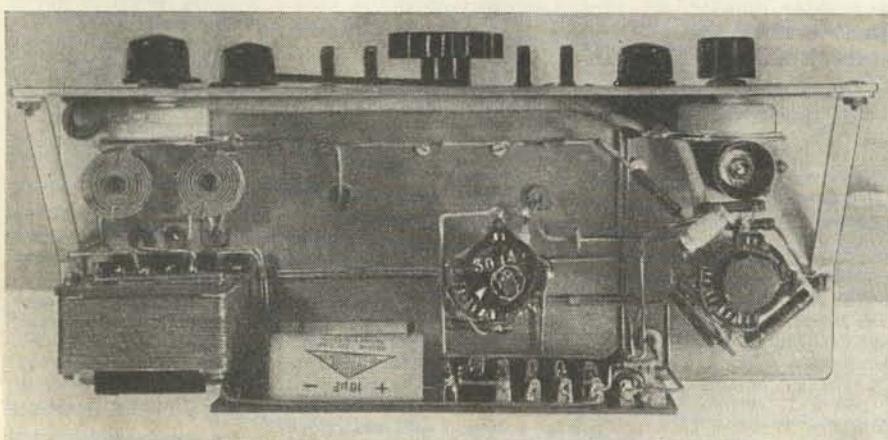

čátku rozsahu, tedy u nejvyšších kmitočtů, a zase opravíme polohu ručky, tentokrát paralelním kondensátorem, jehož hodnotu zvětšujeme, ukazuje-li ručka kmitočet vyšší, a naopak. Změnou tohoto kondensátoru jsme však změnili méně, ale přece i nastavení na konci stupnice, a proto se vrátíme na původní stanici, a znova dolaďme indukčnost. Tentokrát bude změna obecně malá, jestliže jsme ovšem neměli štěstí hned na počátku a nebyly i první oprava malá. Přesto se ještě několikrát vrátíme na počátek a konec, aby chom se přesvědčili, že teď již stupnice přesně souhlasí. Na zvolených dvou bozech můžeme dosáhnout souhlasu přesného. Jak to bude vypadat mezi těmito body, to záleží na přesnosti průběhu kondensátoru, i když však nemůžeme počítat, že by všechny byly vyrovnané na průběhu docela stejný, budou odchyly malé a pokud by vadily, můžeme je časem uvést v korektním diagramu odchylek, jež ho používáme při měření přesného.

V podstatě stejný postup je i na ostatních rozsazích s tím rozdílem, že tam leckdy nebudem znát přesný kmitočet stanice. To pak znamená trpělivě sledovat pořad, až se vysilač ohláší a bude lze zjistit jeho kmitočet. Jiný případ je, že v žádané oblasti vůbec není vysilač o známém kmitočtu, nebo že tu nás kontrolní přijimač nemá rozsah, jako je tomu na rozsazích C1 a D1 pro vyvažování mf. Pak si pomůžeme harmonickými: Přijimač naladíme na nějakou stanici v oblasti dvojnásobných kmitočtů, na př. Ostrava, $f = 922$ kc, a napískneme jej signálem z C1, který při záznějších nulových bude právě polovičního kmitočtu, t. j. 461 kc. Na této doplňkových rozsazích, které vyvažujeme až po dokončení práce na rozsazích s označením O, máme jenom jeden vyrovnavací element, a to je kondensátor paralelně připínáný spinačem p2. Nastavíme jej proto někde uprostřed stupnice C1 do souhlasu, a rozsah dlouhovlny, D1, musí být již sám sebou správný, souhlasil-li také DO. O tom se můžeme ale spolehlivě doložit napísknutím vysilače v oblasti 250 kc/s.

Nesmíme očekávat, že tato práce vydrží na věčnost. I když po vyrovnaní zakápneme šroubovací jádra cívek a dolaďovací kondensátory voskem proti samovolnému rozladění, musíme občas nastavení kontrolovat a opravit, protože stárnutí materiálu cívek, výměna elektronek, otresy a jiné těžko postižitelné vlivy nastavení pozměňují. Není to však práce obtížná a věšinou na ni postačí několik minut.

Mnohý z přímých zájemců o tento přístroj by uvitl popis práce s ním. Odporuji nám však, že tento obsáhlý článek nechceme „rozestřít“ na další dvě strany a pro první dobu se spokojí s poukazem, že práce je v podstatě stejná, jako když se pokouší přijimač vyvážit podle signálů, zachycených antenou. Má tu výhodu, že má signál, kdekoliv si přeje, po celých rozsazích, že si může plynule měnit jeho sílu a že vysílaný „pořad“ je prosté bručení, na něž výstupní voltmeter na přístroji reaguje klidnou výchylkou a podle něhož se tedy sladuje lépe než podle pořadu rozhlasového, který se vyznačuje pianissimy, přestávkou nebo koncem vysílání ve chvíli nejnevhodnější.


O práci s p.v. však nehodláme mlčet trvale, popis vyjde v některém z čísel příštích.

Články v Radioamatérku o tomto a podobných námětech: Cejchování p.v., 2/1937. — Signálový generátor, 11/1937. — Pomocné vysílače, 1/1938. — Oscilátor na 100 kc, 12/1939. — Pomocný vysilač, 9, 10/1940. — Vf generátor, 12/1940. — Dilenský pomocný vysilač, 3/1941. — O vysílačích normálních kmitočtů, 1/1942. — Logaritmický zeslabovač pro vysoké kmitočty, 2/1943. — Všestranný generátor pro vf měření, 1, 2/1945. — Tónový a vf generátor, 3, 4/1945. — Zdroj násobků desítkových kmitočtů, 7, 8/1945.

Obnova suchých baterií

Kdo má dost času a nebojí se trochu „černé“ práce, může se pokusit obnovit vyčerpané suché baterie podle tohoto návodu. Potřebuje bílý filtrační papír, nit, škrab, chlorid amonné a kousek asfaltu. Baterie, které již dožily, rozebereme, zinkové kalíšky, pokud nejsou porušeny, odnočíme a omyjeme teplo vodou, po případě oškrabeme. Nezbylo-li jich dost z původních baterií, vyrobíme si nové spájením ze zinkového plechu síly asi 0,5 mm, po případě upravíme jen otevřenou zinkovou trubičku a článek umístíme do krátké zkumavky vhodných rozměrů a pod.

Látkový nebo papírový obal vnitřní části článku (tak zv. panenky) seříznejme, až se dostaneme na černý, silisovaný sloupek burelu a koku. S jeho povrchu oškrabeme vrstvu spotřebovanou, zbytek obalíme filtračním papírem a ovážeme nití. Připravíme si elektrolyt rozpuštěním 15 gramů chloridu ammoniového ve 100 gramech vody a zahustíme 5 až 8 gramy škrabu. Ten přidáme nejlépe rozmíchaný v malém množství studené vody do horkého elektrolytu, jímž při tom dobré mícháme. Ještě za tepla, dokud takto zahutný elektrolyt dobře teče, naplníme jím čláinky, nahofe nasadíme kolečko z tuhého papíru s vyseknutou dírou pro uhlík a zalieme asfalem. Takový článek má napětí 1,4 až 1,5 volta a při spojení dá na okamžík proud až 3 ampéry. Místo chloridu ammoniového je možné zkoušit použití chloridu dráselného, sodného nebo hořčatného.

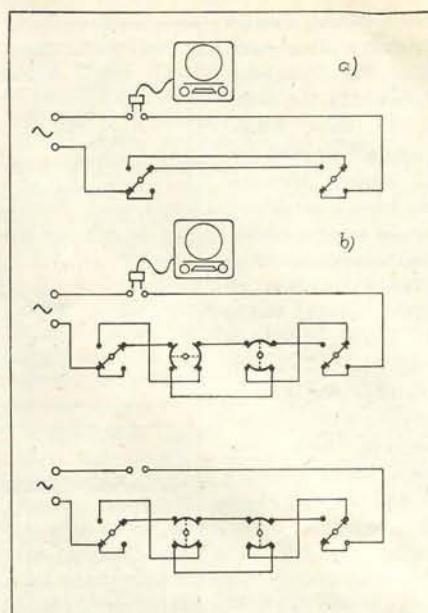

ŘÍZENÍ DALŠÍCH REPRODUKTORŮ

V letošním 5. č. RA pojednáváme o připojení dalších reproduktorů k přijimači. Protože vedle řízení jejich výkonu je důležitá i možnost samostatného a nezávislého vypínání a zapínání s jednotlivými místy, napadlo mi použít tak zv. schodišťového zapojení spinačů, jak je naznačuje připojený obrázek. Zapojení a) je pro dvě místa poslechu, zapojení b) pro čtyři taková místa. I neznaly si snadno vysleduje z obou dolních obrázků, že v této úpravě je možnost přijimač s kteréhokoliv místa vypnout a zase zapnout, anebo jedním vypínačem zapnout a vypnout kterýmkoli jiným atd., takže přístroj nemusí nikdy zbytěčně pracovat, ani nemusíme chodit až k přijimači, aby ho uvedli do chodu nebo vypali. Méně zkušeným poradí přítel-elektronik. Rozvod sítě musí být ovšem proveden podle elektrotechnických předpisů, nejlépe do trubek ve zdi, a tento poněkud nákladný ohled na bezpečnost je jedinou nevýhodou úpravy. Přesto věřím, že se mnohem čtenáři hodí.


Václav Kropáč, Motyčín.

Ještě jeden

NAPAJEČ

bateriových přístrojů

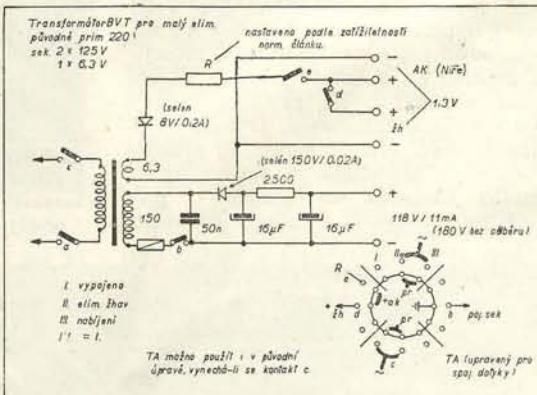Autor si navrhl a sestrojil tento přístroj k napájení malého bateriového superhetu, který poštovní správa přidělovala svým služebnám.



Připojený obrázek znázorňuje jednoduchý přístroj, který jsem si sestavil pro napájení bateriového superhetu se čtyřmi elektronkami. Skládá se z upraveného síťového transformátoru s napětím podle obrázku, ze dvou usměrňovačů selenových, jeden pro anodové obvody a jeden pro dobíjení malého akumulátoru, s příslušnými filtračními a omezovacími kondensátory a odpory. Upraveným přepínačem TA (Philips) je možné zařazovat tyto funkce: V poloze I, přístroj vypojen, spinače a a c přerušeny. V poloze II, a a c spojeny, b spo-


jen (přijimač je napájen z eliminátoru), d spojen, přijimač je žhaven z akumulátoru. V poloze III dobíjení akumulátoru, spojeny a, c, e, přerušen obvod eliminátoru anodového proudu b a obvod žhavení d. Usměrňovače jsou selenové články přiměřeného výkonu, jak je uvedeno v obrázku. Přístroj spolehlivě napájí superhet a dovoluje nabíjet používaný oceloniklový článek v poslechových přestavkách. (V obrázku jsou nedopatřením spojeny vnitřní dotyky přepínače. Ve skutečnosti jsou od sebe odděleny.)

OSVĚDČENÁ ZAPOJENÍ

SUPERHET

*s dvěma
elektronkami*

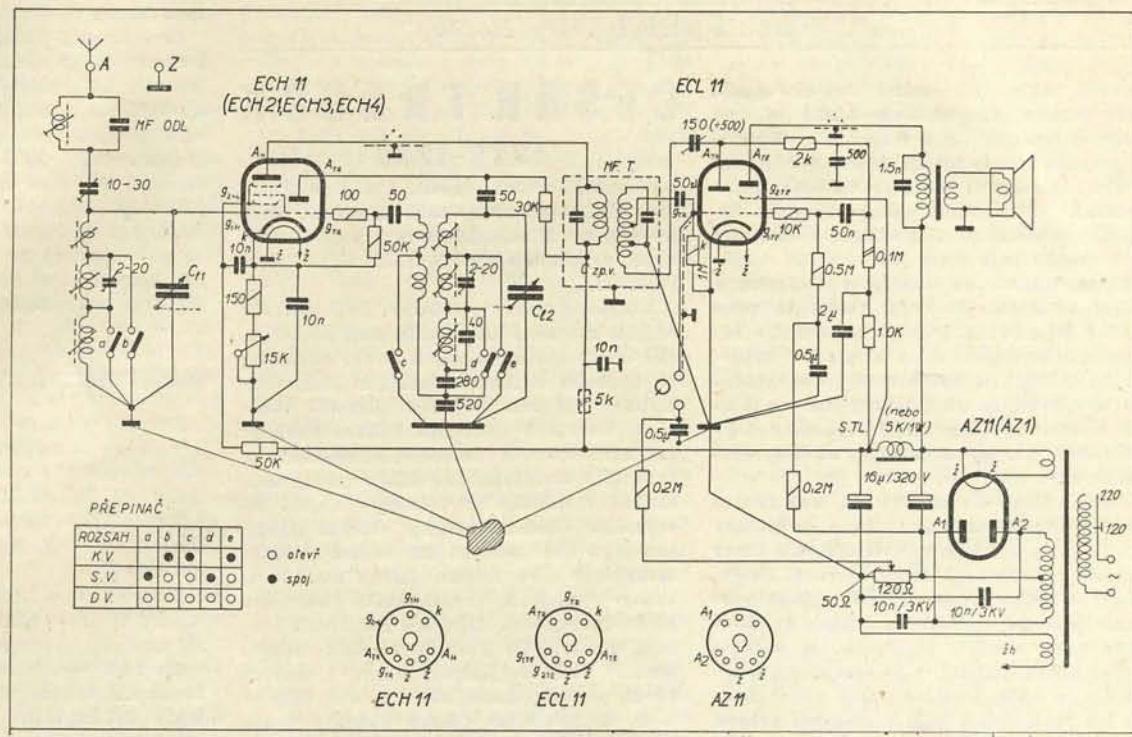Zapojení s hodnotami
součástí. Otisk v pů-
vodní velikosti lze kou-
pit v redakci t. l. za
Kčs 10,—.



Službená elektronika, nejodvážnější tohoto druhu, jaká vůbec v Evropě příšla na trh, umožnila stavět dvouelektronkový přijímač s přímým zesílením, který měl jen jedinou baňku přijímací elektronky, a dále superhet s pouhými dvěma elektronkami, který se od standardního lišil jen o něco menší citlivostí a tím, že nemá AVC. Přístroj tohoto druhu způsobil oprávněnou vlnu zájmu domácích pracovníků na sklonku roku 1939, kdy v tomto listě vyšel první stavební návod. — Ač je dnes ECL11 vzácná a naše továrny naznačují, že nebude v běžném výrobním programu, dochází nás přece jen dosti dotazů a žádostí o schema takového přístroje. Vyhovujeme jim tedy v této hlídce.

Signal z anteny jde pøes odladøovaè mì kmitoètu nejprostší kapacitní vazbou na ladící obvod řídicí mřížky směšovací hexody. Oscilátor jest zapojen stejně běžným zpùsobem, t. j. v obvodě oscilátoru (triody) se známým zjednodušením v tom, že vazební cívku dlouhých vin nahrazujeme vazbou na seriový kondensátor oscilaèného obvodu. Cívky vstupní i oscilátorového obvodu mohou být libovolné, dobré konstrukce tovární nebo amatérské; tato byla popsána v 11. č. RA roku 1939. Souběhu dosahujeme dodáèním železovými jádry na všech rozsazích, na středních vlnách ještì paralelním kondensátorem vstupní cívky. Protože přístroj nemá automatické vyrovnávání citlivosti, je tøeba řídit nějakým zpùsobem vstupní signál, aby místní vysílaè nepremoduloval směšovaè. Ve schematu se to děje proměnným odporem v kathodě elektronky, kterým řídíme citlivost a tedy i hlasitost.

Mf filtr je obvyklý, až na doplněnou cívku zpětné vazby na druhém obvodě. Vyrobníme ji snadným přivinutím asi 30 závitů drátu 0,2 mm (měděný, izolovaný) přes příslušnou cívku. Správné zapojení vyzkoušíme až při chodu přístroje; nena-

sazuje-li zpětná vazba při zvětšování kapacity kond. 150 pF, zaměníme připojení vývodů přivinuté cívky. Kdyby se při zvětšování zmíněné kapacity hlasitost i selektivnost zvětšovaly, ale vazba ještě nestačila, bylo by to příznakem, že zapojení je správné, ale zp. v. má málo závitů. I opačný případ je možný, že by totiž řízení zpětné vazby kondensátorem bylo příliš „krátké“, pak bychom naopak závitý ubrali. — Je výhodné, ale není nezbytné, můžeme-li mřížku triody v druhé elektronce připojit na odbočku vinutí mf obvodu, asi mezi třetinou a polovinou od dolního konce. Je to účelné, protože v napětí na tomto obvodu je značné, rádu voltu, a mřížkový detektor může skreslovat. Druhou předností je, že obvod je pak jen nepatrně tlumen mřížkovým svodem.

Vazba mezi triodou a tetrodou v ECL11 je odporová, ač vlastnosti triody jsou výhodné i pro vazbu na tlumivku. Zapojení je jinak obvyklé a není k němu zapotřebí podrobného výkladu. Na mřížku triody lze také připojit přenosku, jež musí mít vlastní regulátor hlasitosti, neboť v přístroji není. Přes tento regulátor dostane mřížka triody malé pevné záporné napětí, které nesmí mít, pracuje-li jako mřížkový detektor. Proto je třeba přenosku odpojovat, používáme-li přístroje jako přijímače. Naopak ušetříme elektronky ECH, jestliže při použití pro gramofon přerušíme spinačem její žhavení.

Vyvažování (sladování) je zde o to snazší, že máme jen jeden mf filtr. Obyčejně na krátkých vlnách zachytíme nějakou stanici, zvlášť utáhneme-li zpětnou vazbu, až se ozve šumot a pří najetí na signál hvizd. Hned poté zkusíme doladit mf filtr (vazbu povolíme, aby kmity vysadily) na největší hlasitost. Pak můžeme doladit oscilátorovou ladící cívku kv na zádaný konec rozsahu (t. j. asi 50 m = 6 Mc/s), a k ní přizpůsobíme někde uprostřed rozsahu cívky obvodu vstupního. Poté přepneme na střední vlny, zase na-

stavíme rozsah nebo souhlas se stupnicí cívky oscilátoru a k ní doladíme vstup na největší hlasitost, a to na konci u delších vln doladěním vstupní cívky jádrem, na opačném konci paralelním kondensátorem. U dlouhých vln postupujeme podobně, k doladění vstupního obvodu stačí zase indukčnost. Protože přístroj nemá AVC, je dolaďování jen podle sluchu, ale bez pomocného vysílače poměrně snadné a úspěšné. Předpokladem je, že mf filtr je již z továrny přibližně nastaven na vhodný kmitočet, asi 460 kc/s. Kdyby se při ladění na středních vlnách objevily trvalé hvizdy i při vytvoření kondensátoru zpětné vazby na minimum, zkusíme přeladit mf na jiný kmitočet, až dostaneme nevhodnější podmínky.

Při poslechu může zůstat zpětná vazba nastavena trvale a její knoflík proto bývá na přístroji ze zadu. Je však velmi výhodné, můžeme-li se jejím nastavením přizpůsobit sile signálu, který právě přijímáme, a proto vásivní lovec stanic budé bude mít ruku pořád vzadu, nebo přepojet řízení zpětné vazby na čelní stěnu. Zvláště výhodné je to na krátkých vlnách, kdy podle hvizdu — který, mimochodem řečeno, neruší sousední posluchače — ladíte velmi snadno. Týtěž výhody jsou i na vlnách středních, i za horších podmínek umožní jemné řízení zpětné vazby „vytažení“ slabých stanic. Vcelku jde o přístroj vlastnosti asi takových, jaké má dokonale vyvážená třiflampovka, jenž právě to vyvážení je zde mnoho snazší a trvalejší, a co více, značný zisk přístroje zůstává i na rozsahu vln krátkých, což u přístroje s přímým zesílením není.

— Mědní tvar kabelky, opatřené řemínkem k nošení na rameni, hodil se britským výrobům k vestavění výkonného bateriového přijímače pro všechny dosažitelné stanice na středních vlnách s hlasitým předesnem. Anténa je rámová, je uložena v nosném pase, má tedy značnou plochu a tím větší účinnost. Napájení z baterie, elektronky odolné proti otřesům, předesný velmi výkonný in

CESAR FRANCK

1822-1890

Když roku 1890 umíral César Franck, bylo velmi mnoho hoře mezi jeho četnými žáky a vzdělanějším hudebním obecenstvem, ale nebylo možno mluvit o nějakém širším národním smutku. Většině francouzského lidu jméno Césara Francka zůstávalo neznámým. Sláva skladatelova díla se rozrostla teprve po jeho smrti.

César Franck se narodil v Lutychu a přišel do Paříže se svým otcem ve věku asi 12 let. Patřil ještě k posledním žákům našeho Rejchy a po jeho smrti vstoupil na pařížskou konservatoř, kde studoval s výborným prospěchem hru na klavír a varhany. Již tehdy upoutaly jeho skladatelské pokusy a zejména skvělé ovládání fugy.

Vnější život Franckův byl neobvyčejně prostý. Otec Césara Francka si přál, aby z jeho syna byl klavírní virtuos, ale César Franck, ačkoliv hrál na klavír velmi dobře, zůstal u milovaných varhan a jako varhaník známého pařížského kostela sv. Klostily také zemřel. V životě ho potkalo jediné dobrodružství, a to zrovna při svatbě v roce 1848. Ženil se právě v den únorových revolučních bojů a svatební průvod musil cestou přelézat barikády. Jako učitel na konservatoři Franck odchoval mnoho vynikajících žáků, kteří si ho velmi vážili. Veřejného života se neúčastnil a setrval v ústraní. Těprve těsně před svou smrtí byl zahrnut ovacemi koncertní síně, která před tím se k němu chovala velmi rezervovaně.

Jeho žáci nepřestali po smrti svého mistra bojovat za dílo zesnulého. Kvalita skladeb Césara Francka byla taková, že časovým odstupem získávaly.

Poměrně nejdříve pronikla tvorba klavírní a varhanní. Jejím nejvýraznějším znakem je skvělá architektonická skladba. Poměrně rychle pronikaly i různé vokální skladby, ve kterých se obráží velká zpěvnost. Současně se šířila i známost Franckovy hudby komorní. Jeho kvartet a kvintet, oba široce rozpředené, staly se neodmyslitelným číslem komorních pořadů na celém světě. Ve své popularitě byly zastíněny jenom sonátem A-dur pro housle a klavír, která se stala oblíbeným číslem virtuosů celého světa. Ve Francii byla nejednou prohlášována za nejkrásnější sonátu celé hudební literatury vůbec.

Vedle intimní hudby francouzský mistr zanechal budoucnosti i velká díla oratorní a symfonická. Jeho oratorium „Les Béatitudes“, které zhudebňuje známé osmero blahoslavenství z Matoušova evangelia, je jedním z nejrozumnějších a religiosně nejvíce pozoruhodných skladeb hudební literatury. K tomuto oratoriu je možno přifadit i „Rédemption“, symfonickou báseň pro sopránu, sbor a orchestr; vitézné fanfáry, které v něm po tajuplných nástupech hlásají příchod Ježíše Krista, patří jistě k nejkrásnějším projevům vánocní hudby. Pro orchestr napsal César Franck několik symfonických básní, z nichž je neznámější „Prokletý lovec“ a „Psyché“. Vedle toho zanechal César Franck jen jedinou symfonii d-moll, kterou Francouzi považují za vrcholné symfonické dílo své literatury. Bývala nejednou srovnávána s Beethovenovou Devátou. I když ponecháme stranou tyto posudky, které vždy ne-

sou pečeť subjektivnosti, můžeme směle říci, že Franckova d-moll symfonie skutečně patří k nejznámějším a nejvíce hránym symfonii doby nedávné a snad i dnešní.

Kouzlo Franckovy hudby jest opravdu silné a mocné a kdo mu jednou podlehne, rád zůstává v jeho zajetí. Není pochyby, že hlavním znakem skladatele „Blahoslavenství“ je velká víra a skromná zbožnost. Ve všech skladbách Césara Francka zní základní tón hluboké religiosnosti a vyrůstá v architektonice díla v jakési nadosobní vytrázení. Ne nadarmo hlavní životopisec Césara Francka Vincent d'Indy nazval svého milovaného mistra „pater seraphicus“. Po názoru jiných má ovšem César Franck k vynovenosti církevních otčů přece jenom daleko, než jak tvrdil Vincent d'Indy. Ve Franckově duši nebyla jenom blažená jistota, nýbrž i mučivý zdroj pochyb, takže skladatelovo dílo — a je to skladbám Césara Francka pouze na prospěch — je plno i dramatického sváru. Franckova hudba není jenom poklidně svítící jas, nýbrž díky se tmou k nadzemské záři, i když její světlo je vždycky viditelné a nikdy neztrácí svou krásu. To krásně při charakteristice Cesa-

ra Francka postřehl již Romains Rolland.

Gramofonová deska všimala si Césara Francka velmi soustavně. Nejdříve se objevovaly jeho písni, potom došlo na skladby komorní a konečně symfonické. Z oratorií Franckových jsou bohužel nahrány jenom úryvky. Zato Symfonie d-moll existuje již v dobré desítce nahrání a také při volbě kvinteta, kvarteta nebo sonáty A-dur má posluchač na vybranou a upadne při tom dojista do nemalých rozpaků, pro kterou versi se rozhodnout. Jde většinou o nadprůměrné reprodukce.

Václav Fiala

Několik vybraných desek

Symfonie d-moll — Philadelphia Symphony Orchestra, řídí Leopold Stokowski ve starém i novém nahrání. Nové nahrání má číslo HMV DB 3226-30-DBS 3231.

Totéž — Amsterdam Concertgebouw Orchestra, — W. Mengelberg — Ultraphon SK 3145-49.

Totéž — Lamoureux Orchestre — Albert Wolf — Esta 67 028-31. Jde o známé nahrání gramofonové firmy Polydor.

Totéž — Orchestr koncertů pařížské konservatoře za řízení Ph. Gauberta — HMV C67 632/7 D.

Totéž — Pasdeloup Orch. — Rhené-Baton — Decca T 10 008/12.

Le Chasseur maudit (Prokletý lovec), symfonická báseň — Esta H 68 086-7. Na nálepce desky je uveden pouze Symfonický orchestr. Pravděpodob-

Potíže s hudbou

Již po dobu téměř půl druhého roku snášíme se svým čtenářům přiblížit různé hudební zjevy a používáme k tomu velké technické výmožnosti, kterou je gramofonová deska. Snad leckterí naši posluchači ověřovali si naše soudy a někdy s nimi souhlasili, jindy nesouhlasili. Nemáme nic proti tomu, naopak zůstane naši snahou, abychom vás, milí čtenáři, přivedli k samostatnému chápání a snad i oceňování hudby. Nechceme, abyste pro jednoho skladatele nebo snad pro skupinu skladatelů zavrchovali ostatní. Cím větší bude vaše schopnost naslouchat s požitkem různým hudebním dílům, tím lépe pro vás. A nermutte se, nebudě-li snad tak široká, jak byste si sami přáli! Pak budete možná odškodnění hlubším ponorem do skladeb svých milovaných autorů.

V hudbě je daleko těžé než v jiném umění shodnotit se přesně o jejích kvalitách. Vzpomněl jsem si na to právě při psaní svého stručného článku o Franckovi. Dohoda náhodně setkal jsem se ve své četbě posledních dnů dyakrát s jeho jménem. Přišla mi do ruky „Histoire de la musique française“, kterou napsal profesor konzervatoře a doktor filosofie J. Gaudefroy-Demombynes. Datum jejího vydání je rok 1946. Čtu tam mezi jiným: „Franck komponuje v té době svou Symfonii, 1886—88, vzor cyklické formy, výrovností a solidnosti ve zvukové architektuře. To je nejkrásnější symfonie, která existuje. Zádná jiná nemá v sobě tolik lyrismu a něhy, hloubky a vznětenosti inspirace. Nemá v sobě ovšem dynamismu Deváté, ale nemá také její plochosti a vulgárnosti; zde je hudební plnost bez děr a bez délek, harmonické bohatství v nepřetržité výrovnosti a vzdechy jsou stejně vý-

mluvné, jak v rozjímání, tak v heroismu.“ Nechme stranou zbytečné pohanění Beethovena! A poslechněme si po tomto posudku hudebního znalce jiný úryvek, citovaný z knihy „Vítězslav Novák o sobě a o jiných“, která vyšla rovněž v r. 1946 a která zasluluje pozornost již pro hudební velikost svého tvůrce. O symfonii, kterou francouzský kritik postavil nad Beethovenovu Devátou, čteme tam toto: „Nejvíce se mi líbí »Prokletý lovec« od začátku až do konce. Zejména ta strašidelná honba je neobvyčejně sugestivně podána. — U nás nejvíce se hraje jeho symfonie. Z té kladu na prvé místo druhou větu s baladickým hlavním thematem, s fantasticky tajemnou variaci a vřelou kantilenou po ní následující. Finale, nazývající na jeden z motivů první věty, je velmi vzletně rozezpívané — jen koda by mohla být šíře vystupňována. Vělkou závadu však spatuji ve větě první. Značná její část od začáteční osudové otázky (známé z Beethovena a Wagnera) až do ukončení hlavního thematu allegro, jest zcela mechanicky transponována z d-moll do f-moll, kde pak přechází do vedlejšího thema. Propánakrále, to přece nejde! Taková expozice hlavní věty není stavěná, nýbrž nastavovaná! Celé transponované partie najdou se i u dobrých, ba nejlepších skladatelů — ale to se děje až v průběhu věty a ne v budování exposice! Při všech dobrých vlastnostech této symfonie zůstává mi záhadou, proč se všude považuje za umělecký čin významu tak mimořádného.“

Milí posluchači, snad budete teď dostatečně zvědaví a poslechnete si Franckovu symfonii d-moll sami.

V. F.

ně je méně opět orchestr Lamoureux, řízený Albertem Wolffem.

Totéž — Royal Opera Orchestra — E. Goossens — HMV C 2016-7.

Amor a Psyché — Amsterdam Concertgebouw Orchestra — W. Mengelberg, Ultraphon G 14 279. Symfonická báseň Psyché pro orchestr a sbor má šest vět, které byly porůznu nahrány několika orchestry. Vypočítávat je z nedostatku místa nemůžeme. Název čtvrté jest v originále *Psyché et Éros*.

Ré demption, symfonická báseň pro soprán, sbor a orchestr, symfonická mezihra — Orchestr koncertů pařížské konzervatoře za řízení P. Coppoly — HMV-D 2087 a E 606. Tentýž prolog ke druhé části symfonické básně je nahrán mnoha jinými orchestry.

Kvartet D-dur — hraje sdružení Pro arte — HMV DB 2051-6.

Totéž — London Quartet — Columbia L 2304-09.

Kvintet pro klavír a struny nástroje f-moll — Alfred Cortot and International Quartet — HMV DB 1099-1102.

Totéž — Marcel Ciampi and Capet Quartet — Columbia D 15102-06.

Variations symphoniques pro klavír a orchestr — Alfred Cortot and London Philharmonic Orchestra pod řízením Londona Ronalda — HMV DB 2185-6. Existuje ovšem i jiná nahráni.

Sonáta pro housle a klavír A-dur — Již před 10 lety psal do teh-

dejších „Lidových novin“ jakýsi horlivý sběratel gramofonových desek, jaké potíže mu způsobila tato sonáta, když se probíral výpočtem jejich četných nahráni, z nichž jedno se mu zdálo lepší než druhé. Od těch dob se situace milovníků desek neobyčejně zhoršila, či chcete-li „zlepšila“, jinými slovy: přibyla nová nahráni, a to velmi krásná, mezi nimi na příklad Jaša Heifetz, doprovázený přímo nezapomenutelně Arturem Rubinsteinem. Má-li pisatel této rádce, Jenž většinu této nahráni slyšel, prozradit svoje gusto, dal by stále ještě prvé místo starému nahráni Jacqueline Thibauda a Alfreda Cortota na deskách HMV pod čísly DB 1347-1350. Houslový part zní, pravděpodobně vinou mikrofonu, poněkud slabě, ale úchvatné slohové počátky skladby je takové, že nám otvírá přůhled do tajemných hlubin francouzského ducha a vnuší velký respekt k uměleckým schopnostem, s kterými Francouzi dovedou reprodukovat svou hudbu.

Pièce héroïque pro varhany — Eduard Comet — Columbia DfX 95.

Prélude, Aria et Finale pro klavír — Alfred Cortot — HMV-DB 1895-7.

Prélude, Choral et Fuque pro klavír — Alfred Cortot — HMV-DB 1299-1300.

„Panis Angelicus“, který je na gramofonových deskách nahrán nejen pro tenor a bas, varhany a harfu, jak je tomu v původní mísce pro tři hlasy z roku 1860, nýbrž v nejrůznějších přepsaných úpravách. Franckova krásná melodie vítězně odolává všem dodatečným proměnám.

Společnost His Master's Voice vydala seznam všech svých desek, které vyšly ve válečných letech 1939-45. Světové zápolení ovšem omezilo nahrávání na gramofonové desky podstatnou měrou. Přesto však je nutno diviti se tomu, co tato jediná společnost, zejména v oboru vážné hudby, i za těžkých časů, dokázala. Ze seznamu totiž vidíme, že v těchto něcelých šesti letech bylo zvěčněno na deskách 23 symfonii, mezi nimi značný počet dříve nenahraných, skoro stejný počet instrumentálních koncertů a velké množství různých orchestrálních skladeb. Velké oblíbené se těšila i komorní hudba, instrumentální sóla a chorální skladby. O popularitě opery a různých písni není potřebí ani mluvit. Srovná-li se vážná hudba a tak zv. lehká hudba s produkci mirových časů, vidíme, že ve statistice stoupí podél vážné hudby. Je to výmluvné svědectví o citech anglo-amerického světa za uplynulé války.

K našemu článku o G. Bizetovi

Před čtvrt rokem jsme uveřejnili ve své gramofonové hlediще článek o skladateli Bizetovi a zmínili jsme s v něm mezi jiným, že tvůrce populární „Carmen“ ve svých mladých letech složil operu na ruský námět „Ivan Hrozný“. Tato opera všechni biografy G. Bizeta byla považována za ztracenou a tvrdilo se, že ji skladatel zničil. Může tedy naše čtenáře zajimati, že svýcarský časopis „Die Tat“ ze dne 23. října t. r. přinesl tuto zprávu: „V Hanavě (Hanau) byla dr. Ernstem Hartmannem, hanavským středoškolským profesorem, nalezena neznámá Bizetova opera „Ivan Hrozný“. Úryvky z této opery byly provedeny na zámku Mühringen.“

• Přijemné překvapení svým anglickým posluchačům připravila počátkem října Britská rozhlasová společnost (BBC). Obnovila vysílání tak zv. třetího pořadu, který byl v roce 1941 v důsledku válečných omezení zrušen. Pro třetí pořad je vyhrazena bývalá vlna 203,5 m a nová vysílací stanice na 514,6 m. Od nynějška si tedy mohou angličtí posluchači vybrati z přednáškového a poučného pořadu „Domácí služby“ (Home service) lehké nebo vážné hudby zábavné (Light Programme) či třetího (Third Program) pořadu. Příklad hodný následování. -oh.

O reklamní vysílačce v Campione

italská enklava Campione u Lugana, která způsobila Švýcarsku již mnoho nesnází, stala se znovu pro Švýcarsko novým zdrojem zneklidnění, má v ní být zřízena mezinárodní rozhlasová reklamní stanice o velkém výkonu ve stylu stanice Radio Andorra. President společnosti „International Radio“ vyjednával v těchto dnech v Římě o povolení italských úřadů ke zřízení této stanice, ale o výsledku jednání není dosud nic známo. Současně se o koncesi na vysílačku uchází jedna britsko-americká společnost, neboť její jednání s úřady vývodství lichtensteinského, kde původně vysílačka měla být ve Vaduzu zřízena, neměla kladného výsledku. Pro Švýcarsko by ovšem silná vysílačka v bezprostřední blízkosti švýcarské stanice Monte Ceneri byla velmi nepřijemná, a protože mezi Švýcarskem a Italií není dohody, která by zřízení zamýšlené vysílačky v Campione vyložovala, jsou Švýcarci odkázáni na blahovůli italských úřadů, zda zřízení vysílačky povolí či nikoliv. Pro Italií by vysílačka znamenala značné příjmy a proslychá se, že pro novou vysílačku je již hledán umělecký i technický personál. -ip.

Drobnosti z trhu gramofonových desek

Nedávné úmrtí Bély Bartóka v Americe dalo podnět k tomu, že byly nahrány jeho další skladby na gramofonové desky. Mezi nimi je i Bartókův Kvartet č. 5, napsaný v roce 1934, kdy skladatel stál na vrcholu svých tvůrčích schopností. Kvartet byl nahrán sdružením „Hungarian Quartet“ ve složení: Zoltán Sekely, Alexandre Moszkowsky, Zene Kormazay a Vilmos Palotay. Jako dva předcházející kvartety, první a druhý, i tento kvartet je nahrán na deskách HMV C 3511-4.

Anglie obrátila v posledních letech pozornost k dílům svého moderního skladatele, Williama Waltona. V záchrance jeho skladeb došlo do nyní na Waltonovu koncert pro violu s průvodem orchestru, napsaný v letech 1928-29. Koncert byl po první veřejně hrán v Londýně Paulem Hindemithem pod řízením skladatelovým. Na desky byl koncert nahrán violinistou Williamem Primrose a orchestr Philharmonie si řídil Walton sám. (HMV DB 6309-11.)

Hitlerovské Německo se skácelo, mocně jeho světa byly povrženy v prach, ale Richard Wagner, kterého vydávali nejdříve za svého oblibence, pevně sedí na svém muzikantském trůnu. Americká Metropolitní opera zahájila svou první válečnou sezónu Wagnerovým „Lohenginem“ a nyní gramofonová společnost Columbia společně s Parlophonem vydala na osmi deskách celé třetí jednání Wagnerovy „Valkýry“. Orchestrálního parti

se ujal New York Philharmonic Symphony Orchestra, vokální části ensemble Metropolitaní opery. Hlavní úlohy dila zpívají Helena Traubelová (Brunnhilda), Herbert Jansen (Wotan). Dílo je provedeno v jazyce originálu a řídí je Artur Rodzinski.

Arturo Toscanini, který před nedávnem opět odjel do Spojených států dirigovat celou řadu koncertů, bude pravděpodobně pokračovat ve svém nahrávání na gramofonové desky. V Americe a v Anglii se objevují nové a nové skladby v jeho podání. V poslední době Arturo Toscanini si všímá ouvertur svého milovaného Verdiho. Připojil k nim na desky přede hru k opeře „La Forza del Destino“ (Sila osudu), kterou Verdi složil svého času pro Rusko a která po první byla dávána v Petrohradě roku 1862 (HMV DB 6314.)

Společnost Columbia se zasloužila o další poznání Gustava Mahlera. Bruno Walter nahrál s New York Philharmonic Symphony Orchestra na deskách Mahlerovu čtvrtou symfonii G-dur se sopránovými sóly, které zpívají Desi Halban. Je to ona symfonie, kterou podle sdělení Paula Bekkera skladatel označil jako „Hummoresku“. Prvou větou je znázorňován svět jako věčný dnešek, lépe řečeno lidé toho typu, kteří vychutnávají všechny radosti světa bez přílišného myšlenkového zatěžování, kdežto druhé dvě věty, i když setrvávají pevně při pozemském životě a při lásce k němu, zpívají i o nadzemských hodnotách. Ne nadarmo tato symfonie končí radostním holdem „paní Cecili“, patronce všech muzikantů.

Vážená redakce,

v minulých číslech Radioamatéra se projevil živý zájem čtenářů o t. zv. kapesní přijimače. Sděluji vám proto výsledek svých pokusů o zhotovení malé anodové baterie, vhodné právě pro tyto přístroje.

Baterie je sestavena z Meidingerových článků na způsob Voltova sloupu. K její výrobě potřebujeme kus hrubé látky (utěrka na podlahu), síran měďnatý a síran zinečnatý (modrá skalice, CuSO₄, a bílá skalice, ZnSO₄), škrobový maz, měděný a zinkový plech v síle 0,2–0,5 mm, isolaci trubici o průměru 15 až 20 mm (nejlépe skleněnou), dvě zátky do ní a celofán.

Z připravených plechů a z celofánu vysekáme razidlem tak velké kotoučky, aby se právě vešly do trubky. Můžeme také stříhat čtverečky, ale ražení je rychlejší a výrobek lépe vypadá. Z hrubé látky připravíme stejně vložky, ale o několik mm v průměru menší. Poloviční počet jich napištěme síranem měďnatým, rozmíchaným ve škrobovém mazu, ostatní zase stejně upraveným síranem zinečnatým. A teď vkládáme do trubičky jednotlivé vložky v tomto pořadí: měď, látku s CuSO₄, 3 plátky celofánu, látku se ZnSO₄, zinek. Tím je složen jeden článek, na který klademe další v pořadí: měď, látku s CuSO₄, celofán atd. Skončíme zinkem, který je záporným polem. Měď na druhé straně je kladná. Baterii uzavřeme na obou stranách zátkami, jimiž vyvedeme ven oba póly. Tím máme svůj výrobek připraven k použití. Při práci pozor, aby elektrolyt uvnitř baterie netekl a hlavně chráňme zinek před stykem se síranem měďnatým. Po vybití můžeme baterii roztekat a po vyčištění kovových kotoučků sestavit znova. Vyměníme jen látku s elektrolytem a celofánové vložky.


Z dopisu našeho čtenáře

„Věřím, že nedělám hanbu jménu amatér v práci ani ve věděni, a že nás neveliký národ potřebuje pro budoucnost i nás, nezkušné pracovníky, kteří se první odváží do neprozoumaných oblastí. Můj zájem a názor byl však nedávno značně oříšen. Když jsem večer po splnění svých školských povinností pracoval ve své dílně, v ten den výjimečně se spolužákem na opravu nabíjecího soustrojí, byli jsme překvapeni orgány Národní bezpečnosti, a bez vysvětlení a prohlídky zajistěni pro podezření z černého vysílání a protistátní činnosti. Na udání, že v mé dílně byly viděny záhadné záblesky a různobarevná světla velké síly (obloukovka ke spájení podle Radioamatéra) byl jsem vsazen na jednu noc pod zámek. Druhý den ráno po výslechu mi bylo dáno na srozuměnou, že nechci-li strávit podobně ještě jednu noc, musím podepsat žádost o prohlídku své dílny. Ta byla provedena s přispěním vojenského radiotechnika; vysílačka ovšem nalezena nebyla, protože neexistovala, byly mi však zabaveny části vojenské radiové stanice, kterou jsem si koupil na „vydolování“, ač ji přítomní uznali za nepoužitelnou a ač jsem dokázal její legální původ.

Byl jsem také poučen, že »jakékoliv pokusy a jakákoliv amatérská činnost není povolena bez svolení koncese ministerstva pošt; koncese na přijimač prý nestačí. To mě překvapilo, protože jsem dosud

při malé spotřebě, předpokládané v kapacitě jednolampovce, vydrží tato baterie dodávat stálý proud po dobu 2–3 hodin podle své velikosti. Vzhledem k tomu, že při používání takového přijimače jde jen o krátkodobý provoz, je to slušný výsledek, zvláště když uvádíme jednoduchou a rychlou výrobu celé baterie. Použitý materiál je všude dostupný a levný.

Ferdinand Burle, Praha XIII.

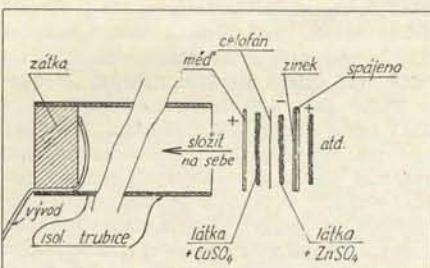

Redakci Radioamatéra.

Ve Vašem listě bylo několik návodů na malé přijimače. Dosud nerozšířenou otázkou zůstávají však vzhledem a neprůlínatelností skříňky. Věřím, že bakelitové skříňky, které vydáme u malých přístrojů ve výkladech (asi tři druhy) jsou výrobky zdejších lisoven bakelitu, a že by nebylo problémem zjistit, kdo tyto skříňky lisuje a dále je do prodeje za přijatelnou cenu prostřednictvím jiných firem.

Byli bychom vděční i za bakelitové ohýbatelné desky, ze kterých by se dala skříňku zhotovit. Psali jste o nich nedávno ve zprávách z ciziny. J. Zahradník, Zlín.

Snad bude Vaše čtenáře zajímat několik úprav, kterými jsem dosáhl zlepšení nebo úspory při využití vojenských elektronek RV12P2000 jako universálního osazení malých přijimačů. Předně používám místo výstupního transformátoru obyčejného zvonkového reduktoru 220/5 voltů. Dává s kmitačkou 5 ohmů přípůsobení asi 10 000 ohmů

nic podobného neslyšel. Dodávám, že jsem nikdy nevybočil z rámce dovolených a bezpečných pokusů, ani z jednání uvědomělého občana.“

Nad příhodou, kterou ve skratce podávám předchozí výtah redakční pošty, vnučuje se nám představa pádné palice, kterou je energicky útočeno proti komáru. Nebudí nám zaslívano, že nebezpečí, kterým stát ohrožují pokusům oddaní studenti, a to i nejodvážnější z nich, přirovnáváme k hrozbě hmyzu tak nepatrného, a že se nemůžeme upřímně těšit z hřnosti, s kterou v tomto případě postupoval bezpečnostní orgán. Lze ovšem uznat, že doba zatím nevyzrála do mírové idylly, a nepochybň se dosud děje leccos, co nutí všechny složky bezpečnostní služby k ostrážitosti. Nesmíme však přehlédnout důsledky: bude-li nastávající technik už pouhými záblesky své první obloukovky vystaven možnosti, že pozna z autopsie důkladnost bezpečnostního aparátu a komfort všechnkého ubytování, učiní lépe, zakope-li své přístroje na pustém místě a začne třeba sbírat známky. Filatelisté však — až na zvětšený odbytek poštovních známek — nemají zvláštního významu pro úkoly v obnoveném státě, mladí technikové — dovolte, abychom to připomněli — zvláštní význam mají, a jejich amatérská, spontánní průprava nepochybně také. Není snad také nemirným nárokem žádat, aby se v podobných, bohu-

a přednes velice dobrý, sluchem skoro stejně hodnotný jako běžný přijimač. Používám na koncovém stupni dvou elektronek paralelně (s polovičními hodnotami odporu v přívodu katody a stínici mřížky), takže se výkon i jakost přednesu blíží běžnému přijimači s velkou koncovou elektronkou. V anodovém obvodu předchozí elektronky používám prostého obvodu pro zesílení hlubokých tónů: pracovní odpor je 2×100 kilohmů, ze středu je kondenzátor 10 000 pF na zemi. Vytí, které se mi několikrát objevilo, jsem odstranil poněkud drastickým, ale účinným způsobem: paralelně k reproduktoru jsem připojil kondenzátor 10 000 pF v serii s odporem 1 kilohm. S přístroji tohoto druhu jsem velmi spokojen. — Antonín Slavík, vrch. poštovní tajemník, Praha XII.

Redakce Radioamatéra

V poslední době jsem se setkal u několika aparátu (továrních) se zajímavou novinkou. V napájecí části sítových aparátu je druhý plus trvale spojen přes odpor 30–50 kΩ na zemi. Tento odpor je tu k omezení napětí na filtrační kondenzátorech při spouštění, dokud přijímací elektronky nejsou využívány, a tím k jejich ochraně před probitím. Větší hodnoty odporu by byly úspornější, menší účelnější, poněvadž se odpor zahrává výkonem E_a^2/R , a z těchto důvodů musí být pro výkon 2–4 W. Ztráta v hlasitosti i zvětšení spotřeby je nepatrné a je vyváženo ochranou drahých filtračních kondenzátorů, což příde v hod v amatérům, poněvadž skutečně jakostní výrobky tohoto druhu jsou ještě vzácné.

J. Kašák, Podivín, Novosedly.

• Jihoafrická rozhlasová společnost objednala v Anglii šest nových vysílačů. Také poptávka po britských přijimačích je značná, jen v červenci bylo vyvezeno 35 000 přístrojů.

— Standardním napětím v Anglii bude podle nedávnoho rozhodnutí hodnota 240 V. Původně se očekávalo, že bude zvoleno 230 V, kterou má dnes zavedenu 25 percent všech spotřebitelů. ip.

žel, ne ojedinělých případech členové SNB osvědčili i jako znalcí lidí, kteří už z udání uraženého souseda, a tím spíše při vyšetření na místě, dovedou rozeznat zlovolněho rušitele zákona a řádu od nevinného chlapce, za něhož ručí vedle zjevných dokladů o jeho práci i rodinné prostředí, škola a národní spolehlivost, bez jejíhož průkazu se už málokdo dnes volně pohybuje. Z redakční pošty víme, jak mnoho členů bezpečnostní služby zná radiotechniku i příbuzné obory tak, aby k rozehodnutí postačil jediný pohled na člověka a jeho prostředí. Jinde pomůže odborník civilní nebo vojenský, kterých není tak málo, aby přispěti nemohli. Pak snad nebude nutné vystavovat lidí průzračně nevinné, jako jsou mladiství naděnci, zkušenostem takového druhu, jakou zažil nás čtenář, a blížit se v názorech na přírodní vědy dobám, kdy fyzikální pokus základal skutkovou podstatu čarodějství se všemi nemilými důsledky. P.

Na nás dotaz potvrdilo nám právní oddělení ministerstva pošt trvalou platnost této zásady:

Radioamatérské pokusy s přijímači, včetně stavby potřebných přístrojů měřicích, pokud nevyzažívají energii mimo pracovní místnost (pomocné vysílače a pod.) jsou plně kryty rozhlasovou (posluhovací) koncesí toho, kdo pokusy provádí, nebo u osob neplnoletých, které bydlí u rodičů, koncesí jejich rodiny.

Co je AVC?

Značka AVC se často vyskytuje v amerických schematech a znamená „Automatic Volume Control“, t. j. samočinné řízení hlasitosti. Tento americký název vznikl podle účinku, kterého se tímto zařízením dosahuje. Z českých názvů, kterých se dosud používalo, byl nejpravděpodobnější „samočinné řízení citlivosti“ podle způsobu, kterým se hlasitost řídí. Také se říkalo „automatické vyrovnávání úniku“. Aby bylo možno tento pojem zkracovat souhlasně se zavedenou zkratkou angloamerickou, navrhují nové označení, a to „automatické vyrovnávání citlivosti“, zkratka AVC.

Doporučují tento návrh čtenářům pro jeho patrné výhody.

J. Forejt.

Radar v přírodě

Jedete-li v úplné tmě a hovoříte nebo ještě lépe bzučíte si při tom mezi zuby, rozeznáte spolehlivě, že jste se právě přiblížili ke zdi, do níž byste při následujícím kroku vrazil. Podobně to podle nedávných prací dělá netopýr; o něm jsme se v dětství učili, že hmať je zázračný smyslem, který vede jeho bleskový let i mezi dráty elektrického vedení, takže se jim bezpečně vyhne. Kdo by však neznal zvuk skřípajícího kolečka, který se ozývá ze záhadných směrů ztichlou podvečerní městskou ulici, a po němž marně otáčíte hlavu, odkud se vlastně ozývá. Není to nic jiného, než přírodní radar tohoto létažitího ssavce s neúměrně velkými bolci, jež jsou vnější výzbrojí jeho nejcitlivějšího smyslu. Bylo zjištěno, že netopýr vydává několikrát za vteřinu zvuk, klouzající od slyšitelného kmitočtu až k několika desítkám kilocyklů, a podle jeho odrazu se spolehlivě orientuje, rozeznává blízké i vzdálené překážky, a ještě stačí zaslechnout zvukové projevy hmyzu, jímž se žíví. Opět doklad Ben Akibova „nic nového pod sluncem“.

Poškozuje vojenský výprodej odby nových součástí?

Jistě neuškodi, připomeneme-li znovu svůj názor na tuto otázkou, která zřejmě dosud vyrývá vrásky na čela mnohých distribučních činitelů. Jde o to, zda levné zboží z vojenského výprodeje nezpůsobi dlouho trvající nezájem o zboží, které naše továrny dodají na trh. Základní podmínka oprávněnosti téhoto obav zatím není splňena: domácí továrny mají totiž úkoly naléhavější než výrobu součástí pro drobný výrodej, a jak situace ukazuje, potrvá ještě nějaký čas, než tento obchodní obor nabude pro ně plné přitažlivosti. Kdyby nebylo výrodejného materiálu, byly by naši domácí pracovníci odkázáni na drobny a přestárlé zbytky, t. j. musili by vcelku zahálet. Mohou-li zatím využívat speciálních věcí a stavět z nich užitečná měřidla i různé speciální přijímače, učiní tak se značnou úsporou svých prostředků a s výsledky o to lepšími, že jejich pracovní elán zůstane zachován i pro dobu pozdější, kdežto bez této možnosti by mnohde hledali jiné naplnění své záliby v tvorivé práci. Přejme jim proto trochu toho zboží, jež by jinak nepochybnej skončilo v odpadu a střepech, a kdybychom tím přispěli ke zrodu jediného Edisona, jednoho procenta dobrých odborníků a desíti procent lidí, kteří dovedou vzít alespoň radiotechnické součástky do rukou, dosti jsme učinili.

Jak zkouší elektronky v USA

Známý výrobce přesných měřicích přístrojů, americká firma Weston, uvedla v poslední době na trh nový přístroj na měření všech amerických přijímacích elektronek. Přístroj udává přímo strmost za libovolných provozních podmínek, přesně zjišťuje isolaci všech elektrod, stav vakuua a sklon k mikrofonii. Šest přepínatelných měřicích přístrojů kontrolouje při měření napětí a proudy všech elektrod. Zpráva, bohužel, neuvádí, kolik tento měřič stojí. Asi i na naše poměry hodně, protože skutečně přesné laboratorní přístroje jsou i v USA značně drahé.

-rn-

Z REDAKCE

Neméně než 322 textové strany velkého formátu, 88 malých stran knižních příloh a na 600 obrázků, které obsahuje letošní ročník Radioamatéra, to vše je tímto číslem uzavřeno. Je to výsledek, který už nemusíme omlouvat připomínkách poválečných omezení, i když jejich vliv rozeznáme aspoň na horším papíře prvních šesti čísel. A hle, sotva rok po válce podařilo se zajistit pro značný náklad tohoto listu jak dobrý papír na textovou část, tak i křídový papír na obálku. Jakmile pominou zbylé drobnější nedostatky, budou mít naši přátelé v rukou list dobré mírové úrovně, jehož vypravení je slušnou ukázkou schopnosti československých tiskařů. Příprava obsahu s námiety převážně technickými představuje značný náklad pracovní i peněz, a přeče jej čtenář získává za cenu, kterou i dnes lze označit za velmi nízkou. Že má Radioamatér obsah trvalé ceny, o tom svědčí velmi časté objednávky starých čísel, která usilovně, a bohužel, mnohdy marně shání odberatelé příležitostní nebo nedostí prozíráv, když si je včas nezajistili, nepečlivým zacházením poškodili nebo je ztratili. Působí nám bolest téměř fyzickou, když takovým objednávkám nemůžeme vyhovět. Tento ztrátám lze však zabránit; prosíme proto čtenáře v jejich zájmu, aby si nová čísla Radioamatéra opatřovali včas, používali a ukládali je s péčí, kterou inteligentní čtenář věnuje hodnotné knize, a místo půjčování, které tak často končí mezerou v ročníku, doporučili zájemcům, aby si žádaný výtisk zakoupili sami. Mohou to učinit tím spíše, že dnešní zvětšený náklad Radioamatéra postačí k tomu, aby jednotlivá čísla nebyla rozebrána hned po vyjíti, jako tomu bývalo ještě loni, a porovnává jeho prodejně cenu s částkami, které vydáváte za materiál, nemůžete neuznat, že jen jediný využitý námet z čísla jeho nákupe úplně honoruje, a ostatní obsah máme navíc.

X

Kromě úplných ročníků, vyhrazených novým zájemcům, kteří se přihlásí příští léta, máme nevelké množství jednotlivých čísel tohoto ročníku. Zájemci mohou si je objednat v administraci Radioamatéra, Praha XII, Stalinova 46. Upozorníte-li na to své přátele, prosíme jim i svému listu. (Čísla ročníků předcházejících jsou rozebrána; jen ojediněle se vyskytuje některá čísla ročníku loňského.)

X

Naše administrace nás žádá, abychom upozornili čtenáře na možnost zakoupení poloplátných původních desek na vazbu celého ročníku Radioamatéra. Desky jsou pevné a vzhledné, hodí se na kterýkoli ročník, jehož číslo kniha vytiskne na hřbet, a lze je objednat za 28 Kčs včetně poštovného v administraci Radioamatéra.

X

Redakce Radioamatéra děkuje za hojně nabídky radiotechniků, kteří se přihlásili ke spolupráci v naší dílně. Je to jen malá dílna a ne továrna, nemohli jsme proto k své lítosti přjmout víc než jediného z nich, ač

základní podmínky a navíc mnohé speciální splnila velká část uchazečů. Doklady, pokud byly k nabídce připojeny, byly doporučené vráceny.

X

Ozve-li se nový zájemce o náš list a žádá o zaslání ukázkového čísla, rádi vyhovíme. Nemůžeme však poslat bezplatná ukázková čísla ve větším počtu a nemůžeme vyhovět zasláním určitých čísel, neboť neprodáný zbytek povoleného nákladu je nepatrny a hledíme, abychom zachovali pro nové odběratele úplně starší ročníky. Chceme konečně vybřednout ze stáleho nedostatku starších čísel, který nutí redakci opakovat náměty, zpracované podrobně často teprve před rokem.

K PŘEDCHOZÍM ČÍSLŮM

K článku

Theorie magnetického záznamu zvuku v č. 6/1946, st. 140—142.

Nedopatřením při provádění korektur sazby zůstalo v článku několik chyb, které zde opravujeme.

Na str. 140 v levém sloupci dole, první člen v hranaté závorce má být:

$$\cos \frac{2\pi}{\lambda} x \sin^2 \frac{\pi \delta}{\lambda}$$

V pravém sloupci na téže straně třetí vzorec zdola chybí u členu

$$j \omega H_1 Z \text{ součinitel } e^{j\omega \delta / 2\nu}$$

Týž součinitel chybí u vzorec (5), (6), (7), (8), (9), (9a), u všech kromě (5) ještě součinitel $G_1 Z R_z$.

J. T.

Obnovená třílampovka TITAN.
RA č. 11/1906, str. 232.

Výkon 1,8 W, udaný pro zapojení s katodovou zpětnou vazbou, vyjímá se poněkud příliš optimisticky v poměru ke ztrátě 3,25 W, udané v textu. Dodatečně zjištujeme, že tento neobyvkle příznivý výsledek zavinil rukopis autora článku, v němž se trojka povážlivě podobá osmici. Správná hodnota je tedy 1,3 W stříd.

Nové křemenové krystaly, č. 11, 1946, str. 272.

V posledním odstavci nechť si čtenář laskavě opraví smysl měniči tiskové chyby: místo EC stabilizátoru patří správně EC oscilátor, v třetí řádce za slova které jsou na patří ještě zájmeno ně.

M. M.

Zájemcům o amatérské televizní vysílání

se tímto zdrojí omlouváme za uvedení v omylu tím, že na obálce předchozího čísla místo správného nadpisu Amatérský televizní přijímač, jak zněl nadpis příslušného článku, bylo uvedeno — vysilač.

OBSAHY ČASOPISŮ

Tentokrát doplňujeme obvyklé obsahy přehledem vydavatelských dat a prodejních cen těch odborných listů, které nám zatím docházejí. Odpovídáme tím hromadně na četné dotazy čtenářů v této věci. Kde v adresě chybí jméno vydavatele, tam stačí uvést název příslušného listu. — Výslovně připomínáme, že v redakci Radioamatéra nelze tyto časopisy objednávat. Zájemci nechť se obrací buď na vydavatele, na nejbližší novinářský podnik, na knihkupectví, nebo na novinářský Orbis, Praha XII, Stalinova 46. Také přímo na poštovních úřadech je možné některé cizí, většinou jen evropské listy, předplácat. Poučení o tom najdete na str. 213 v 8. čísle letošního ročníku Radioamatéra.

KRÁTKÉ VLNY

(CSR)

Měsíč., ČAV, Praha II, Václavské nám. 3. Cena jednotl. čísla 11 Kčs, roční předplatné 120 Kčs. Pro členy ČAV je předplatné zahrnuto v členském příspěvku.

Č. 10, 1946. — Příloha: Stanovy spolku Československých amatérů-vysilačů, ČAV, zkoušky žadatelů o koncesi na vysílání radioelektrické stanice, jednací řád odběček ČAV. — O vysílači OK1CAV Ing. A. Ryska. — Činnost, ovlivňující jakost vln cívek pro přijímání krátkých amatérských pásem. — Co je vlnová impedance, J. Forejt. — Co ukazuje osciloskop. — Data cívek pro amatérské vysilače. — Hlídky.

SLABOPROUDÝ OBZOR.

(CSR)

Elektrotechnický svaz čs. (ESČ), Praha XII, Vodcovova 3. Předplatné na rok 1947 pro členy ESČ 120 Kčs, jinak 180 Kčs.

ELEKTROTECHNIK

(CSR)

Měsíčník, Praha XII, Vodcovova 3. Předplatné na rok 1947 pro členy ESČ 80 Kčs, jinak 120 Kčs.

Č. 3. září 1946. — Způsoby připojování kabelovými přípojkami, Ing. B. Pavlovský. Výpomocná transformace 380/220 V, Ing. F. Pešák. — Lisované komutátory pro malé elektrické stroje, J. Micka. — Samočinné obloukové svařování. — Základy kmitočtové modulace, Dr K. Mouric. — Postup při hledání závad u rozhlasových přijimačů, E. Kottek. Připomínky konstruktérům a výrobcům elektr. žehliček, Ing. B. Podlesáková. — Vrtání diamantů elektrickým obloukem. — Silikony, nové americké isolaciální látky.

ELEKTROTECHNICKÝ OBZOR

(CSR)

Měsíčník, Praha XII, Vodcovova 3. Předplatné na rok 1947 pro členy ESČ 200 Kčs, jinak 300 Kčs.

COMMUNICATIONS

(USA)

Měsíčník, The Bryan Davis Publishing Co., Inc., 52 Vanderbilt Ave., New York, N. Y. jednotl. výtisk za 25 centů, ročně pro cizinu 3 dolary.

THE GENERAL RADIO EXPERIMENTER

(USA)

Dvanáctkrát ročně, General Radio Company, 275 Massachusetts Avenue, Cambridge 39, Massachusetts. Pro zákazníky a vážné zájemce zdarma.

Č. 4, září 1946. — Nový elektronkový voltmetr s můstkovým zapojením měřného zasilovače, s možností měřit 0,1—150 V ss i st od 20 c do 500 Mc, C. A. Woodward, Jr. — Nulový detektor s obrazovkou.

PROCEEDINGS OF THE I.R.E.

(USA)

Měsíčník, The Institute of Radio Engineers (I.R.E) Inc., 450 Ahnaia Street, Menasha, Wisconsin, nebo 330 West 42nd Street, New York, 18, N. Y. Jednotl. výtisk za 1 dolar, ročně pro cizinu 11 dollarů.

Č. 9, září 1946, USA. — Charakteristiky a teorie trifobodového pásmového filtru, K. R. Spangenberg. — Teorie symetrických stíněných rámových anten, L. L. Libby. — Poznámky k teorii odporové kapacitního článku T, A. Wolf. — Použití a vývoj radaru v námořnictvu během války, L. V. Berkner.

QST

(USA)

Měsíčník, The American Radio Relay League, Inc., 38, la Salle Road, West Hartford 7, Connecticut. Jednotl. výtisk za 25 c, ročně pro cizinu 3 dolary.

RADIO CRAFT

(USA)

Měsíčník, Radcraft Publication, Inc., 25 West Broadway, New York 7, N. Y. Jednotl. výtisk za 25 c, ročně pro cizinu 3,25 dolaru.

RADIO NEWS

(USA)

Měsíčník, Ziff Davis Publishing Co., 185 North Wabash Ave., Chicago 1, III. Jednotl. výtisk za 35 centů ročně pro cizinu 4 dolary.

RCA REVIEW

(USA)

Čtvrtletně, Radio Corporation of America, RCA Laboratories Division, 30 Rockefeller Plaza, New York 20, N. Y. Jednotl. výtisk za 85 centů, ročně pro cizinu 2,40 dolaru.

Č. 3, září 1946. — Létající torpedo s elektrickým okem, V. K. Zworykin. — Námořní letecký pozorovací přístroj, R. E. Shelby, F. J. Somers, L. R. Moffett. — Miniaturní letecké televizní přístroje, R. O. Kell, G. C. Sziklai. — MIMO, miniaturní obrazový orthicon, P. K. Weimer, H. B. Law, S. V. Fortune. — Vývoj radiové reléové soustavy, C. W. Hansell. — Obrazovka pro infračervený obraz a její vojenské použití, G. A. Morton, L. Flory. — Magnetron s vlnovodem na výstupu, s křemenovými transformátory, L. Malter, J. L. Moll. — Tepelná a zvukové vlivy pohlcování mikrovln v plynech, W. D. Hersberger, E. T. Bush, G. W. Leck. — Tabulka integrálu:

$$\frac{2}{\pi} \int_0^x \frac{\tanh t}{t} dt$$

M. S. Corrington. — Elektronická počítadla, I. E. Grossdoff.

WIRELESS WORLD

(Anglie)

Měsíčník, Dorset House, Stamford Street, London S.E.I. Jednotl. výt. za 1 sh. 6 peněz, ročně předplatné 20 sh.

Č. 11, listopad 1946. — Přehled způsobů letecké navigace pro civilní letectví, M. G. Scroggie. — Radarové zařízení lodi Queen Elisabeth. — Oprava skreslení vinou elektronického elektromagnetických odchylovačů parsků obrazovek, W. T. Cocking. — Letecké radiové přístroje, přehled z výstavy Society of British Aircraft Constructors v září t. r. Elektrický kontrolní přístroj pro hodináře. — Nový zasilovač pro centimetrové vlny s doběhou elektronkou, R. Kompfner.

ELECTRONIC ENGINEERING

(Anglie)

Měsíčník, Shoe Lane, London E. C. 4. Jednotlivý výt. za 2 sh, ročně 20 sh.

Č. 225, listopad 1946. — Zvláštní kovové výrobky, niklové a slitinové trubičky a metalisované sklo pro výrobu elektronek. Popis několika výrobních postupů, použitelných v radiotechnice. — Poznámky ke stavbě sdělovacích přijimačů, I. F. Simpson. — Paralelní spojení plynových triod, G. Windred. — Elektronický analýzator periodických průběhů, G. R. Baldock, W. Grey Walter. — Reflexní oscilátory. — Zasilovač s napětí, používající modulace pomocného kmitočtu 20 kc, R. A. Lampitt. — Změna kmitočtu u generátoru RC, nezávislá na nastavení hlavního kondenzátoru, A. R. A. Randall. — Malý přijimač pro amatéry, s dvěma elektronkami, na baterie, L. G. Woollett.

LA T.S.F. POUR TOUS

(Francie)

Měsíčník, Étienne Chiron, 40, rue de Seine, Paris, 6e Ar. Jednotlivé číslo za 18 franků, ročně pro cizinu 286 franků.

LA TÉLÉVISION FRANÇAISE

(Francie)

Měsíčník, 21, Rue des Jeûneurs, Paris IIe. Jednotl. výt. za 65 franků, ročně pro cizinu 800 franků.

L'ONDE ÉLECTRIQUE

(Francie)

Měsíčník: Société des radioélectriciens, 14, avenue Pierre Larousse, Malakoff (Seine). Jednotl. výtisk za 60 franků, ročně pro cizinu 750 franků.

RADIO

(Jugoslavie)

Měsíčník, Zagreb, Žerjaviceva 8., II. Jednotlivý výt. za 20 dinárů, ročně 200 dinárů.

Č. 11, listopad 1946. — Vf přístroje v leteckém, Ing. R. Galic. — Radiogoniometrie, Dr Ing. M. Piantanida. — Osciloskop s obrazovkou, Ing. V. Lopatić. — Amatérská vý-

roba cívek pro superhet, Dr B. Metzger. — Návrh transformátorů pro nf., P. Stane. — Superhet pro krátké vlny, T. Branko. — Správné měření na délci napětí, M. Gregurić. — Výstřednost desek otočného kondenzátoru, D. Blažina. — Nabíjení akumulátorů z galvanických článků.

RADIO

(Polsko)

Měsíčník, Biuro Wydawnictw Polskiego Radia, Warszawa, Marsalkowska 56. Jednotl. výtisk 50 zł, předplatné neudáno.

RADIO RUNDSCHAU

(Rakousko)

Měsíčník, Wien V., Margaretengürtel 124. Jednotl. výt. za 1,50 Sch., roč. předpl. 15 Sch.

RADIOTECHNIK

(Rakousko)

Dříve Radio-Amateur, měsíčník, Wien VI., Mariahilfer-Strasse 71. Jednotlivý výtisk za 3,50 Sch., půlroční předplatné 8 Sch.

Č. 4-5, srpen-září 1946. — Mimozemské reléové vysílače. — Staré a nové způsoby modulace, Dr techn. W. Nowotny. — Vývoj elektronických obzíracích přístrojů (radar, plan position indicator). — Zapojení a vyměňování přijimačů. — O doběhovém zjevu a doběhové elektronice, L. Ratheiser. — Pětiobvodový superhet se součtovním směšováním pentodou, krátké a střední vlny. — Dvoulampovka s pentodami. — Konvertor pro 56 Mc, E. Heitler. — Akustické problémy elektrodynamického reproduktoru, Ing. Emil Synek. — Dnešní obraz atomu, H. Hardung-Hardung. — Encyklopédie elektrofyzikálního, léčení a jeho nové oblasti, W. Duenbostel. — Ultrafrekvenční zvuk a jeho použití v lékařství. — Novinky z průmyslu, hlídky.

RADIO SERVICE

(Švýcarsko)

Vychází t. č. jednou za dva měsíce jako dvojslo. adresa: Suisse Case postale Basel 2, No. 13 549. Jednotl. výtisk za 1,80 Fr, ročně 9 Fr.

Č. 33/34. — Kompromisní nebo vrcholná jakost v technice rozhlasových přenosů? Dr. J. Dürrwang. — Švýcarská radiová výstava v Curychu. — Základy televize, R. Devillez. Úvod do základů radiotechniky, 16. pokrač. W. Waldmeyer. — Zapojení radarových přístrojů, J. Dürrwang. — Opravářská dílna. Můstek na měření odporu a kapacit, F. Menzi. — Gramofonová deska, L. Stokowski.

Řidi a za redakci odpovídá Ing. Miroslav Pacák

Tiskne a vydává ORBIS, tiskárská, nakladatelská a novinářská společnost akciová v Praze XII, Stalinova 46. Redakce a administrace tamtéž. Telefon 519-41*; 539-04; 539-06. Telegramy: Orbis-Praha.

„Radioamatér“, časopis pro radiotechniku a obory příbuzné, vychází 12krát ročně první středu v měsíci (změna vyhrazena). Cena jednoho výtisku Kčs 15,—, předplatné na celý rok Kčs 160,—; na půl roku Kčs 82,—, na čtvrt roku Kčs 42,—. Do ciziny k předplatnému poštovné: výše sdělí administrace na dotaz. Předplatné lze poukázati v platném lístku Poštovní společnosti, číslo účtu 10.017, název účtu Orbis-Praha XII, na složence uvedte číselnou a úplnou adresu a sdělení: předplatné „Radioamatéra“.

Otisk v jakékoliv podobě je povolen jen s písemným svolením vydavatele a s uvedením původu. — Nevyzývané příspěvky vrací redakce, jen byla-li přiložena frankovaná obálka se zpětnou adresou. — Za původnost a veškerá práva ručí autori příspěvků. — Otiskované články jsou připravovány a kontrolovány s největší péčí; autori, redakce, ani vydavatel nepřijímají však odpovědnost za eventuální následky jejich aplikace.

Křížkem (+) označené texty zařadila administrace.

Příští číslo vyde 8. ledna 1947.

Redakč. a insert. uzávěrka 21. prosince 1946.

PRODEJ • KOUPEL • VÝMĚNA

Každý inserát musí obsahovat úplnou adresu zadávajícího. Pište čitelně a účelně zkracujte slova.

Cena za otištění inserátu v této hlídce: první řádku Kčs 26,—, další, i neplné, Kčs 13,—. Za rádku se počítá 40 písmen, rozděl. známek a mezer. Částku za otištění si vypočtěte a připojte v bankovkách nebo v platných pošt. známkách k objednávce. Nehonorované inseráty nebude zařazeny.

Radioamatérům odborně poslúží ERAFON, Bratislava, Gunduličova 1/a. Vyžiadejte si cenník skladového tovaru. (pl.)

Koupím elektronky DCH11, DF11, DAF11, DL11. Případně vyměním nový selekt. Telefunken-Super na baterie (bez elektronek) za dobré radio na síť, doplatim. Karel Mácel, Brno II, Rumunská 14. (pl.)

Prodám švýcar. 0,1 mA za Kčs 500,—, nový luxus. foen 110 V za Kčs 700,—, strojek na holení až do 250 V za 750 Kčs; elektr. podušky 220 V 220 Kčs; elektr. nást. hodiny 110 (220) V 350 a 500 Kčs; chrom. dynamo a reflekt. pro jízd. kola 210 Kčs; německý 0,0002 V, za 2500 Kčs; kufffk. gramof. za 800 a 1000 Kčs; ital. otoč. kond. Ducati 100 Kčs; starší vyssav. prachu, masáž. přístroje, Helioluxy, dynamiky, fotoaparáty, dalekohly, za levné ceny. Koupím elektronky 12K7GT, 12Q7GT, usměr. RGQZ 1,4/0,4, neb vyměň. za jiné americké. Josef Vojtášek, Schönbach u Chebu 256. (pl.)

Koupím gram.zosilovač 8—9 W a elektronku C1. Plačko, Brezová p. Br. č. 401. (pl.)

Koupím rtuť. výbojku Osram Hg 300 nebo podobnou a filtr. sklo pro ultrafial. paprsky. Al. Votava, Hubenice, p. Praskačka. (pl.)

Prodám osciloskop DTG3-2, AF3, 4673, 4648, 1802, A21, a osciloskop DTG3-2, EF12, A21 za 2300 a 800 Kčs, el. vrtačku se stoj. 1800 Kčs. K vidění jen v neděli 9—10 h. K. Bárta, Praha XII, Hradešinská 37. (pl.)

Prodám různý radio-materiál, hodnotný, lacino pro nemoc, a stol. telefon. Mil. Kulhánek, Praha XVIII, Farní 7. (pl.)

Prodám DDD11, DF11, DCH11 a dva trafo push pull (vstup a výstup) pro DDD11. E. Maše, Praha-Krč, Budějovická 80, telefon č. 973-86. (pl.)

Prodám duši st. stř., LB8, USA elektr., různé souč. O. Halaš, Bratislava 9, p. schránka číslo 34. (pl.)

Vyměním více elektronek RVP800 za jiné elektronky vojenské, nabídněte. Dále vyměním též 6F7 a 6J7G. Kozibrádek Josef, Město Teplá 359. (pl.)

Vyměním RA roč. 1944 čís. 1—12, 1945 čís. 3—8, 9 náhr. přílohy od str. 97—67 Radiotech. vycház. v RA. Potřebuji: z RA roč. 1935 čís. 5, 6; 1936 čís. 4, 6, 11, 12; 1938 čís. 5; 1939 čís. 1; 1941 čís. 12, příd. stavebnici na kapesní jednolampovku v ročníku 1936, čís. 5, elektr. Valvo LD210, cív. navin. na elektr. spodku, 2×50 cm otoč. vzd. kond. atd. Bohumil Běl, Petřvald, Slezsko, Nová Ves číslo pop. 114. (pl.)

Prodám leštičku na fotografie 30 × 25 cm, 120-220 V za 500 Kčs, mikroampérmetr Roučka 200 μ A/602 Ω , velmi přesný, Kčs 1500, mikroamp. do panelu, \varnothing 10 cm, 50 μ A/0, V, Kčs 450. O. Šafařík, Praha XII, Boleslavská 11. (pl.)

Nutně potřebuji DCH11, DK21 DAC21, DL21 za hot. nebo vym. Mirko Lenner, Plzeň, Sporitelna. (pl.)

Přijmeme průmyslová elektrotechnika, radioamatéra pro vývojové práce. Telefon číslo 508-50. (pl.)

Vyměním elektr. gram. motorek s přísl., angl. výr., za radio i poškozené, nebo stavebnici, též různé součástky. František Horák, Přelouč, Kladenská 594. (pl.)

Koup. elektr. DF11, DAF11, DL11, DCH11, nebo vyměním za nejnov. dynam. mikrofon. J. Bláha, Loděnice 134. (pl.)

Potřebuji motor. kolo nebo motocykl, dále elektronky DCH11 a DL11. Mám elektrické gramoradio tov. výr., 20 gram. desek, 1 elektr. motor Ifáz., 220 V 1,8 HP a různý radio-materiál. Štěpán Bastl, Pardubice II, ulice U zámečku 990. (pl.)

Koupím v jakékoli ceně elektronku LP10, i 2krát, nebo vyměním za LP20. Josef Svoboda, prod. novin, Cvíkov č. 119 u Jablon. pod Ještědem. (pl.)

Koupím ihned DL11 a DF11. Josef Picha, restauratér, Turnov-náměstí 285. (pl.)


Koupíme každé množství elektronek E2d, C3B a Bi (Valvo). Úřad dálkových kabelů, Brno, Poštovská ulice. (pl.)

Koupím elektronky KK2, KDD1, KC3. Vratislav Grňa, papírnictví, Holešov, Morava. (pl.)

Dám elektronky serie E a D, příp. skříňku na radio za pět kusů RV2,4P701 a jeden kus DR2,4Ta. O. Horna, Praha XIX, Na růžku, číslo 6. (pl.)

SONORA S-SONORA K a SONORETTA

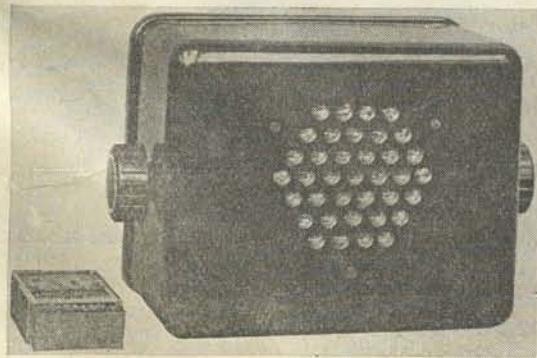jsou 3 dvoulampovečky popsané v příručce „Sonora“ od Slávy Nečáska, kterou vám ihned zašleme za Kčs 16.— a porto



	Kčs
Bakelitová skřínka Sonoretta	36,50
Reprodukтор Fox Ø 80 mm	205,—
Výstup. trafo pro KV 12 P 2000 a reproduktor	
Fox 80	62,—
Stavebnice Sonora S	1190,—
Stavebnice Sonora K	1280,—
Reproduktor Fox Ø 120 mm	225,—
Výstup. trafo pro RV 12 P 2000 a reproduktor	
Fox 120	120,—
Krátkovlnný kondensátor 70 pF	45,—
Kapesní svítilna - dynamko	180,—
Sonoretta	

MAVOMĚR I. má 8 měřicích rozsahů: 1 mA-100 mA, 5 V-300 V=5000 Ω /V Kčs 1090,—
MAVOMĚR II. má 10 měřicích rozsahů: 1 mA-100 mA, 3 V-300 V \cong 4000 Ω /V Kčs 2380,—
Šeptáček, tichý krystalový reproduktor Kčs 155,—

Nový obrázkový ceník zasíláme poštou za Kčs 10,— ve známkách

E.Fusek
DŮM DOBRÉHO ROZHĽASU

v Praze II, na Václavském náměstí 25



Mavoměr II.