

# RADIOAMATÉR

Časopis pro radiotechniku a obory přibuzné

9

Ročník XXVI • V Praze 10. září 1947

## OBSAH

|   |         |
|---|---------|
| Z domova i z ciziny :                                   | 236     |
| Poznámky k novému radiovému zákonu                      | 238     |
| O volbě kmitočtě shody                                  | 238     |
| Záporná zpětná vazba „mezi anodami“                     | 240     |
| Telefonní robot ipsofon                                 | 242     |
| O tištěných a kreslených spojích                        | 243     |
| Vstupní obvody pro zdroje s kapacitním vnitřním odporem | 244     |
| Kmitočtová modulace s úzkým pásmem                      | 244     |
| Audion s hlasitým přednesem                             | 246     |
| Ukládání závitníků                                      | 247     |
| Spolehlivý vysílač pro 56—60 Mc/s                       | 248     |
| Jak jsme začínali                                       | 250     |
| Superregenerační konvertor pro 50 až 300 Mc/s           | 251     |
| Laboratorní přijimač s přímým zesílením                 | 252     |
| Elektronkový časový spinač                              | 255     |
| Nové desky světového trhu                               | 258     |
| K předchozím číslům; rozhlasové právo                   | 260     |
| Nové knihy; obsahy časopisů                             | 261     |
| Prodej, koupě, výměna                                   | 262     |
| Data čs. přijimače, 2, TALISMAN                         | 263     |
| Knižní příloha: MĚŘENÍ V RADIODIODECH, můstky           | 113—120 |

## Chystáme pro vás

Zesilovač pro mikrofon a gramofon, výkon 4 W, pro loutkové divadlo. • Amatérské slévání. • Jak zkoušet a měřit nf zesilovače. • Moderní generátor časové základny.

## Plánky k návodům v tomto čísle

Audion s hlasitým přednesem (nejprostší přístroj pro ss proud) schema a plánek v původní velikosti otisk za 10 Kčs. — Laboratorní přijimač, schema a nákres cívkové soupravy za 16 Kčs, výkres kostry v měřítku 1:1 za 16 Kčs. Elektronkový časový spinač, schema, nárys upraveného relé, tlačítka a kostry za 16 Kčs.

Plánky posílá redakce Radioamatéra, Praha XII, Stalinova 46, přímo čtenářům za uvedené částky, připojené k objednávce buď ve známkách nebo v bankovkách a zvětšené o Kčs 2,— na výlohy se zasláním.

## Z obsahu předchozího čísla

Návody: Elektronkový voltmetr v můstkovém zapojení. • Porovnávací voltmetr (nejprostší měřidlo ss napětí). Přenosný superhet na baterie s dvěma výk. elektronkami a novou úpravou sluchátka (chobotnice). • Citlivé krystalové sluchátko. • Wattmeter z vojenškého otáčkoměru. • Amatérské nůžky na plech. • Referaty, theorie: Palubní radiolokační přístroje. • O připojení krystalové přenosky. • Začátky čs. výroby elektronek. • Televize ve Francii a ve Švýcarsku. • Superhet bez zdrojů proudu. • Ještě o isolaci kathod.

Dvě okolnosti jsou v příčinném vztahu k této obhajobě lidí, kteří bez desáté býdy pěstují devatero řemesel. Především naše prázdninová pozorování z venkovského prostředí, a dále výklad nového radiotechnického zákona, podaný povolenými tlumočiteli v tomto a v červnovém sešitě t. l. Venkov s tisící školou rázu převážně technického, s brigádami dobrovolníků na práce zemědělské, ale i stavební a černého řemesla, upevní v nás přesvědčení, že všeuměl, to je člověk s všeobecnou dovedností a hledačkou kuráři, jehož zásadou je heslo „zkuším to, a půjde to“, je v dnešní době mužem na právém místě. Nový radiový zákon, ustoupen od leckteré přepjatosti k přiměřenějšímu ohledu na vývoj a dnešní stav, zdá se nabývat hrozobných forem proti každému neodborníku, který se dotkne přijimače jinak než k vyladění poslechu a jinde než ve vlastním domově.

Rozhodující okolnosti pro obvinění z neoprávněného provozování živnosti je přijímání odměny za vykonanou práci, daleko nevyhovující předběžné školení, a ovšem neplacení daní a dávky z výnosu takového podnikání. V souvislosti s tím se mluví o poškozování okolních živnostníků, kteří své povinnosti ke státu plní a za svou práci odpovídají. V jiných oborech je obvinění z těchto deliktů vrácné (čímž není řečeno, že stejně vzácně bývají páchány). V radiotechnice je střetnuti se zákony častější, neboť neživnostenských znalců tohoto oboru je mnoho. Je také bolestnější, neboť každý, kdo radiotechnice rozumí a zabývá se ji po amatérsku, je odedávna podezívaný ze všeho, čím je možno v tomto oboru porušovat zákony. Je známo, že za okupace byl zákon radiový i jiné hromadně porušovány přes tvrdé tresty, které tu hrozily. Tehdy ovšem bylo lze přestupováním zákona získat si zásluhu; dnes je mravním závazkem zákona dbát.

Nebuduž považováno za protimluv, navážeme-li na tento výraz loyalty přimluvu, aby na všechna přestoupení radiového zákona nebylo používáno měřítka stejně přísného. Je rozdíl mezi porušováním rozsáhlým a častým, a mezi pohotovostí a sousedskou ochotou, kterou snad žádají radiotechnik nebo amatér nedovede odmitnout, je-li požádán, aby prohlédl poškozený přijimač. Soudíme-li z případu nepřiměřeně ostrého zakročení, o nichž jsme informováni, je této přimluvy vskutku zapotřebí. Připomeňme, jak se podobně přestupky posuzují v jiných oborech. Svěřili občan své hodinky k opravě neodborníku, málokdo se o to stará, leda sám zákazník, když po neúspěchu ochotníkovi zaplatí za odbornou opravu trojnásobek běžné ceny. Opraví-li prázdninový host na statku domácí vodárníku, přibije-li odřízené pláňky v plotě, zasadíruje-li uvolněná skoby, ovine-li isolační tkanicí bijici přívod k žehličce (aby po nejbližším výletu do města přinesl nový), vyinkasuje za to zpravidla vedle hojněho uznání štědrý honorár v naturálích, ačkoliv patrně přestoupil nejméně tolik živnostenských oprávnění, kolik bylo dokladu jeho ochoty a dovednosti. Jaký význam má taková pomoc na venkově, kde je koncesovaný odborník daleko, a v let-

ním návalu práce, jejichž pravidelný průběh závisí na tolka maličkostech, to jistě doveďe posoudit čtenář sám.

Podle našeho úsudku není překážek, aby podobné smírné stanovisko bylo zaujato i vůči radioamatérům. Uvažte takový případ: panu N. „přestalo hrát radio“. Bydlí na štěsti ve městě, donese je tedy k opraváři. Ten zjistí některou z těchto závad: uvolněný přívod v síťové zástrčce, studenou elektronku, kterou stačí nahradit novou, vypadlou pojistku, nefungující síťový spinač. Anebo shledá přijimač v pořádku, protože poruchu zavinil přelomený přívod antény v okenním rámu. Není v takovém případě hospodářnější, najde-li chlapce ze sousedství chybou na místě, odstraní-li ji za dobré slovo, a ušetří času, námahu i peněz pro závažnější úkoly? Není k politování ten člověk, který je s každou výměnou pojistky, dotázením drátu ve zvonkovém tlačítku, nebo třeba s nahradou gumičky ve vodovodním ventilu odkázan na moc živnostníkovi, a není, — ruku na srdce — k politování i ten živnostník? Nebojme se o každý halér ušlé tržby a nehrozme se, nýbrž pěstujme každou jiskřičku dovednosti a soběstačnosti; vždyť toto nejsou úkoly pro odborníky. Když snad bývalo jejich povinností, aby osobně našroubovali každou spálenou pojistku nebo novou žárovku. Kde bychom však zůstali, kdyby si takové drobnosti dálno už nedovedly udělat každý sám?

Záměr zákonodárcův, zajistit odbornost poskytovaných služeb požadavky na vysokolení a dílnskou výbavu povolených, je hodně ocenění. Ve prospěch dobrovolníků, jimž je — někdy právem a mnohdy ne — přičítán k těži leckterý přijimač-invalida, uvedme svou zkušenosť, podle níž daleko největší počet nevyhovujících přijimačů v našich domácnostech má příčinou docela jiné, zejména přestálost přístroje, nemístnou šetrnost používatele, který měl už dálno obnovit elektronky, nevhodné prostředí, nesprávnou obsluhu, nebo vadu, skrytu v přijimači od počátku, která nebyla pocítována pro malou náročnost nebo zkušenosť posluchačovu. Zde pomohou jen nové, dobré a cenou dostupné přístroje, a pak výchova posluchačů k náročnosti a vědomí, jak má pracovat rozhlasový přístroj, je-li v pořádku. Zasáhně-li v takových případech radioamatér jako věci zaujatý kritik a znalec, který věří a povídá, co přijimač může poskytovat, a jakou cestou se toho dá dosáhnout, budíž mu čest a chvála, neboť prospěje příslušnému dodavateli více než nákladná reklama nebo akvizice. A když týž radioamatér zavrtá do takového stařešiny hlobuběji než dovoluje okolnost, že neplatí daně (z čeho by je ostatně platil, když nepracuje pro zisk?), a jeho práce není úspěšná, nevolejme na polici. Svým zklamáním a újmovou prestiží zaplatí těžkou pokutu, a budeme-li upřímní, přiznáme, že v takových případech ani pod firemním štítem nečeká vždy zaručený úspěch.

Byli ovšem, a dosud vegetují podnikavci, kteří rozsahem nekoncesované činnosti zahání leckterého živnostníka, a obcházejí zcela zřetelně živnostenský řád i radiotechnický zákon. Ti nemohou počítat s bla-hovělí, vyjde-li jejich činnost na

## CHVÁLA VŠEUMĚLŮ



## DROBNÉ SOUČÁSTKY


Z největších výrobních problémů, které řešil britský radiový průmysl za války, bylo zmenšování rozměrů součástek vysílačů a přijimačů na zlomek dosavadních velikostí. Před tím nebylo vzhledem k potřebě miniaturních součástek, až když armáda požádala průmysl o přístroje nepatrných rozměrů a váhy pro postupující vojska a odbojové pracovníky v obsazených územích, dali se konstruktéři do práce. K tomu přistoupil úkol vytvořit součástky pro „myslicí“ střely, nejenom nepatrných rozměrů, ale navíc odolné proti nárazu při výstřelu.

V pevných kondensátořech šel vývoj směrem zvětšování odolnosti proti vlnění, změnám tlaku a teploty. Pro „myslicí střely“ vyrobili kondensátory pro provozní napětí 500 V ss o kapacitě 0,5 až 10 nF jako válečky o délce 17,5 mm a průměru 5 až 8 mm, napouštěné vaselinou a zalité v těžko tavitelném vosku. Výroba nejmenších elektrolytických kondensátorů na světě byla umožněna novým výrobním postupem. Válcové kovové pouzdro 40×8 milimetru, uzavřené s obou stran zátkami z umělé gumy, jimiž procházejí přívodní dráty, obsahuje ellyt o kapacitě 1 μF/350 voltů, nebo 20 μF/12 V, použitelný do 71 stupňů Celsia.

Výrobci nf transformátorů a tlumivek dodali „máprstkové“ součásti, které se nyní objevují v miniaturních přijimačích a zesilovačích pro nedoslychavé. Transformátor o rozměrech 26,5×14×19 mm má kmitočtovou závislost zcela vhodnou pro

komunikační účely. Mf transformátory, obsahující dvě cívky na uzavřených železových jádrech a dva trimry, byly stěsnány do stínícího pouzdra 20,5×20,5×46 milimetru. Při zkoušce mezi elektronkou 6K7 (odpovídá naší EF9) a el. voltmetrem byl naměřen zisk 60 při 1 Mc/s, 28 při 2,1 Mc/s a ještě při 4,86 Mc/s byl zisk 15.

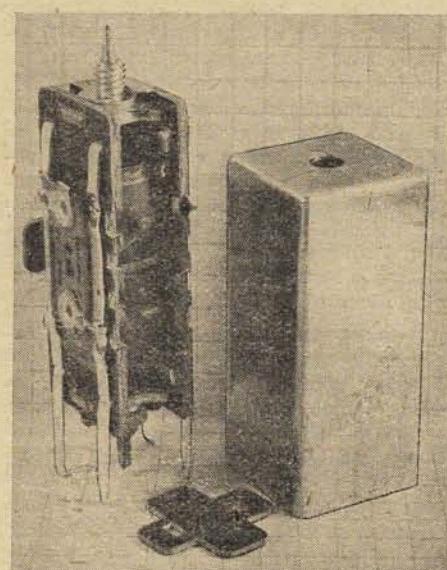Nejmarkantnější se projevilo zmenšování rozměrů u dynamických reproduktorů s permanentním magnetem, které byly stlačeny až na průměr 62 mm při hloubce 45 mm a ještě byly s to zpracovat vý-



Malý mf transformátor.  
Rozměry lze posoudit z čtverců na pozadí jichž strana je 5 mm.

světlo, třeba mají pohotově mnohou omíluvu, na př., že obor dokonale zná, nebo že v místě jejich působnosti není koncesovaný závod, a že chtějí svým spoluobčanům ušetřit nesnáze s nákladou a zálohovou dopravou. Nový radiotechnický zákon, který přihlíží k zájmu rozvoje rozhlasu u nás, a v souhlasu s tím podporuje záměr, aby po celém státě byly odborníci na dosah potřebných zákazníků, uznává i jiné průkazy způsobilosti než výuční list. Není tedy důvod, aby schopní radiotechnické zástaváli v případech hodných ohledů černými živnostníky. Ostatním, kteří drobnými zásahy, prováděnými z ochoty a bez odměny, která by stála za řeč, setří cenné statky pro lepší věci než drobnosti, na něž si troufají, neměl by příliš doslovny výklad zákona brát chut být prospěšnými.

Toto není fotomontáž, nýbrž doklad rozměrů malých reproduktorů britské výroby. Přes malé rozměry mají slušný přednes i účinnost.

Britská společnost výrobců radiových a telekomunikačních součástek (R.C.M.F.) předvedla na výstavě, konané v březnu t. r. v Londýně ukázky konstrukcí svých členských firem. — Na obrázku zkouška přístroje pro rychlé spájení.

kon 0,5 W. Dynamická sluchátka, vzhledem a rozměry podobná dosavadním náhlavním magnetickým telefonům, obsahuje miniaturní dynamické systémy, kde kmitací cívka o průměru 12 mm má čtyři vrstvy drátu 0,061 mm a pohybuje se v mezeře 0,8 mm.

Vlnové přepinače, schopné odolávat podmínkám tropického podnebí při bojích na Dalekém Východě, byly také těžkým problémem. Zejména výroba postříbených dotyků téměř mikroskopických rozměrů byla obtížná. Bylo použito fosforové bronzi s naválcovanou vrstvou stříbra, silnou 0,002 mm. Přepinač s 12 dotyky byl neprodrysně uzavřen do pouzdra z lisovaného isolantu o průměru 18 mm a hloubce za panelem 20 mm.

Otočné kondenzátory dvojitě a trojitě byly stěsnány do hloubky 47, resp. 67 milimetrů za panelem. Pevné odpory, již dříve dodávané z USA ve velmi malých rozměrech, byly dále zmenšeny až na silu tuhy v tužce. Jako výsledek této výroby má Velká Británie k použití hodnotné součástky všech druhů o rozměrech překvapivě malých. Pak může využít do celého světa malé a lehké přijimače a zesilovače pro nedoslychavé, které si zaslouží název „kapesní“.


H. W. Barnard (Wireless World).

### Spojená elektrotechnická normalisace ve slovanských státech

Již před válkou byly některé naše normy a předpisy vypracovány v dohodě s elektrotechniky polskými, a několik norm i část předpisů byly shodné pro Československou a Polskou. Po válce byly přerušené styky znova navázány a rozšířeny. Již v srpnu 1945 byla sjednána dohoda o normalizační spolupráci s ruskými elektrotechniky, a od té doby se připravovalo nejtěsnější dorozumění společnosti a úřadů, pracujících na elektrotechnické normalisaci.

Ve dnech 4. a 6. září t. r. zasedala v Praze komise, která projednala a připravila podrobně spolupráci na elektrotechnických normách mezi Československem, Polskem a Jugoslávií.

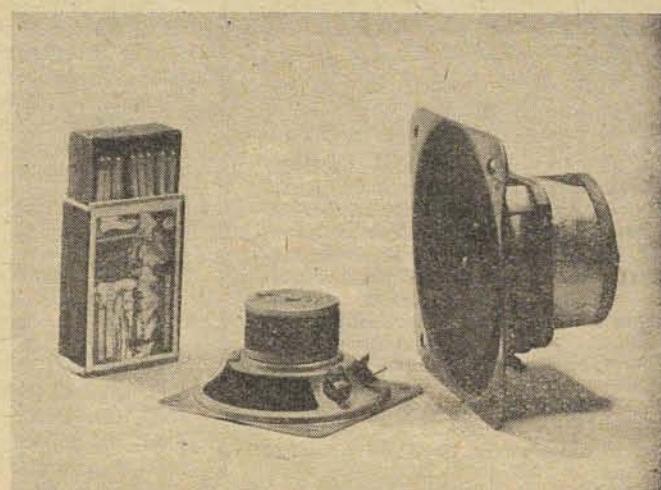Tyto schůze navazují na sjezd ESC v Bratislavě a zúčastní se jich pravděpodobně též elektrotechnikové bulharští. V komisi budou zasedat zástupci úřadů, které mají zájem na elektrotechnické normalisaci, a zástupci průmyslu a vědy.



# I Z CIZINY

Tato spolupráce má veliký význam pro rozvoj elektrotechniky i pro usnadnění technických a hospodářských styků. Bude ovšem navazovat na mezinárodní normalizaci, soustředěnou dnes v jednotné organizaci, v níž jsou zastoupeny všechny průmyslové státy, na prvním místě Amerika, Anglie, Francie a Rusko.

Ft

## Nové přijimače na PVV

Třeba se toto číslo našeho listu dostává do rukou čtenářů ve dnech pražského veletrhu, nebylo lze zařadit do něho zprávu o podzimních novinkách, protože nestáčí ani nejazší termín redakční uzávěrky. Dovídám, že se předem o několika novinkách. Tesla n. p. vyhovuje zájmu o menší a levnější přijimače novým vzorem tříelektronkového superhetu Rytmus v ceně 3090 Kčs. Větší vzor, dosavadní Klasik, bude doplněn zdokonaleným obdobným přijimačem pod jménem Kongres. — Továrna Iron zůstává u dosavadního programu, z něhož čtenáři t. l. oceňovali jakostní otočné kondensátory, a posluchačům rozhlasu bude dodávat svůj superhet Penta Luxus s některými konstruktivními zlepšeními. — Podrobnejší zprávu zařadíme do čísla 10.

## Nový rekord v pásmu 235 Mcs

2. dubna t. r. podařilo se amatérským stanicím W6OVK a W9OAW/6 oboustranné spojení mezi Redwood City a Mt. Diabolo, mistry, vzdálenými 290 km. Obě stanice pracovaly se směrovými antenami a výkonem asi 50 W v antenách. Jako přijimač bylo použito speciálních ukv superhetu z vojenského výrobcovy. Spojení bylo uskutečněno v pravé poledne a po celou dobu pokusu byl signál S9. Stanice W6OVK byla zachycena během pokusu dalším amatérským W6WQN/6 na vzdálenost 320 km v sile S4.

-rn-

## Nová antena Košice

Delší dobu se pracuje na stavbě 100 kW košického vysílače, několik kilometrů od Prešova. Vysílač má novou moderní budovu a 60 m vysokou antenu, kterou právě stavějí montéři Vítovických železáren. Jak píše slovenský tisk, má být vysílač hotov již koncem srpna a v září má být dán do provozu. Obsahuje celé východní Slovensko od Tater až po východní hranici republiky. Stejně usilovně se pracuje i na výstavbě vysílače, který podle svého umístění v Horní Lehote blízko Oravského Podzámku, bude pravděpodobně pojmenován „Orava“. Jeho výkon bude 2 kilowatty v anteně.

ri

## Lepší cívky s čtvercovým průřezem drátu

Některé americké firmy zavádějí všeobecně vinutí vč cívek z hranatého drátu nebo pásu, a to nejen s ohledem na zvratení proudu (skin-effekt), nýbrž i zmenšení ohnického odporu u cívek pro tlumivky, transformátory a podobné, do stejného objemu vejdou mnohem více závitů, protože lze volit drát se stranou čtverce menší než je průměr kulatého drátu. Dosažené úspory umožňují podstatně zmenšení součástí; hranatý drát je ovšem náročný pokud jde o způsob vinutí, i o jakost isolace, a používá se nových thermoplastických hmot.

Ft

• Ke kontrole amplitudy napětí na osciloskopu vyrábí DuMont zdroj obdélného napětí, měnitelného plynule od 0 do 100 V, a zmenšovaného přesným děličem 1, 0,1, 0,01 a 0,0001krát.

Vedlejší obrázek dokládá rozsáhlou soběstačnost radioamatérského stavu. Při svatbě OK2DM (na obrázku vlevo) hrál na varhany jeho soused OK2VI, fotografoval je sedící OK2HN, oddával Dp. OK2AJ (vpravo). Úloha třetí zleva, OK1SAX, při této události není známa, svatby se však zúčastnili ještě další dva faráři, OK2DA a OK2JA, houslový sólista OK1IR, svědkové OK2MA s OK2UD, ministrant OKRP2254, a autobusová zásilka třiceti dalších amatérů-vysílačů z celého státu. Kdyby i nevěsta náležela mezi „hams“, kdo by se neobjevil nový princip dědičnosti s tím důsledkem, že by potomstvo přicházelo na svět už s volací značkou a s operátorovým diplomem.

ZEL



## Britannie vede v televizi

Podle zpráv z odborných kruhů pracuje dnes v Anglii asi 30 000 televizních přijimačů, zatím co ve Spojených státech jen asi 10 000. Ačkoliv v posledních letech USA v technice televize vede, vysvětluje se tento rozdíl tím, že televize byla v Anglii zavedena již před vělkou a dosáhla tehdy značného stupně rozvoje.

ip

## Točivý měnič pro pohyblivé přístroje

Nová americká konstrukce vlniče, t. j. měniče proudu stejnosměrného na střídavý, používá točivého měniče ve zvláštním uspořádání. Jiskření kontaktů je omezeno tím, že dotyky jsou ve vakuu. Rotor tohoto měniče se skládá ze dvou polokoulí ze zvláštní oceli. K jedné z obou polokoulí ještě připevněna skleněná koule se čtyřmi wolframovými dotyky. Obě půlky jsou pak svařeny dohromady a do skleněné koule se vstříkne kapka rtuti, načež se celé zařízení vyčerpá obdobně, jako elektronka. Kolem tohoto rotoru jsou dvě skupiny cívek, tvorící čtyři póly. To vše se volně otáčí v magnetickém poli permanentního magnetu ze slitiny alnico. Při zavedení proudu se rotor roztočí a rtať tvoří kontakt postupně se všemi čtyřimi elektrodami a přerušuje tak proud.

Zvenčí vypadá tento rotační měnič — jmenuje se dynektron — jako vibrátor, a má též podobnou patici. Při továrních zkouškách běžel tisíce hodin bez poruchy, hlavně pak bez změny účinnosti. (Electronics, srpen 1946.)

Ft

• Clough Brengle nabízí generátor, spojený s oscilátorem, který samočinně zobrazuje kmitočtovou charakteristiku čtyřpolů. Perioda časové základny je 5 až 8 vteřin.

Humorný doklad zaujetí, s jakým amatéři vysílači přestupují svůj obor, obsahuje staniční lístek amerického člena tohoto cechu. Nevíme, bohužel, zda disneyovská kočička pod stolem vyjadřuje svým postojem a gestem nějakým pocity při činnosti svého pána, nebo účastní-li se aktivně vysílaného pořadu. Bud jak bud, i karikatura prostředí amerického amatéra, zejména vysílač s výkonem 1 kW vzbudí jistě závist zdejších kolegů.

• Pro nahrávání i reprodukci vyrábí americká firma Presto dvojitý motor s okamžitou možností změny z 33 a jedné třetiny otáčky na 78 otáček. Používá šroubového převodu, má dva synchronované motory 1800 ot/min (pro každé otáčky samostatný), rychlý samočinný rozbeh a nepatrný hluk.

C7/47

• Meissner, USA, dodává malý kompaktní přístroj, který dovoluje nahrávat desky obvyklou dvojí rychlosť, až do prům. 25 centimetrů, přehrát libovolné desky, přijímat rozhlasový pořad (vestavěn šestelektronkový superhet) a zesilovat řeč z mikrofonu.

## Rozhlas s kmitočtovou modulací v ČSR

Podezří na sjezdu sdělovacích techniků v Bratislavě bude v několika měsících vybudován v Praze 250wattový vysílač americké konstrukce pro vysílání s kmitočtovou modulací. Zařízení bude umístěno pravděpodobně na budově Technického muzea na Letné, bude pracovat na kmitočtu asi 100 Mc/s (t. j. asi 3 m vlnové délky) a dovolí vysílat tónové kmitočty až do 15 kc/s, tedy mnohem výše než rozhlas běžný. Milovníkům dokonalého poslechu slibuje fm vysílání věrný přednes, a bez poruch, ovšem jen v dohledu Prahy.

## Američané prodávají „Hlas Ameriky“

Vysílačka „Hlas Ameriky“ v Alžíru zastavila na žádost Ramadierovy vlády v červenci t. r. činnost a Američané se rozhodli celé zařízení stanice prodat. Vysílač, který pracoval od 14. června 1944, byl umístěn ve farmě a nejmoderněji vybaven. Jeho čtyři antény byly namířeny na Evropu a na Daleký Východ. Evropské vysílání dosahovalo dokonce až do Moskvy. Francouzský tisk na vrah Ramadierové vládě, aby celé moderní zařízení zakoupila pro vysílání v arabštině.

# POZNÁMKY K NOVÉMU RADIOVÉMU ZÁKONU

Letos v červenci byl vyhlášen nový radiový zákon, který změní pronikavě poměry v radiové výrobě, obchodu a zvláště v opravářství. Požádali jsme min. radu Dr A. Burdu z min. pošt, který se zúčastnil předběžných přípravných prací na osnově nového i starého zákona, aby našim čtenářům vysvětlil podstatu nové úpravy.

Dne 19. července vyšel ve Sbirce zák. a nař. zákon č. 128, který se týká živnosti radiotechnické, radiomechanické a obchodu radioelektrickými přístroji. Nabývá účinnosti 90 dní po vyhlášení, tedy 17. října t. r. Současně pozbývá platnosti zákon č. 9/1924 o výrobě, prodeji, přechovávání a dovozu radioelektrických zařízení, který platil plných 24 let.

Když byl koncem roku 1923 starý radiový zákon ústavně projednáván, nebylo u nás téměř praktických zkušeností s radiotelegrafii a s rozhlasem. Pošta začala provozovat radiotelegrafie teprve v únoru 1921, kdy zahájila činnost prvním vysílačem 250 W při pošt. úřadu Praha 31 (Král. Vinohrady), s vysíláním rozhlasu se začalo ze Kbel v květnu 1923 a výroba radiových přístrojů mohla být u nás zorganizována teprve po vydání zákona. Na druhé straně tu byly obavy, aby nebylo radiových zařízení zneužito proti vnitřní a vnější bezpečnosti státu (bylo to v době, kdy po atentátu na dr. Rašina byl narychlo koncipován a přijimán zákon na ochranu republiky z 19. března 1923). Význam zákoně úpravy jako ochranného prostředku proti těmto nebezpečím byl tehdy — při začátku naší státnosti — nemálo přečítaný a víra ve všechnoucnost státní reglementace neprošla ještě v novém státě svým obdobím skepsí.

To vše způsobilo, že radiový zákon z r. 1924 měl už při svém zrodu nedokonalosti, které během doby vystupovaly stále výrazněji. Zákon byl jednak zatížen přílišnou formálností, strohostí a přesností, a naopak pro nedostatek zkušeností vykazoval citelné mezery.

Potřeba obnovy se tedy ukazovala brzy po vydání zákona. Že k ní dochází, a to z parlamentní iniciativy, teprve nyní, vysvětuje obtížnost přípravných jednání a spletitost různých profesionálních zájmů, které bylo nutno sladit a uvést na společnou pracovní základnu.

V čem záleží hlavní rozdíl mezi pojednáním dosavadního radiového zákona z roku 1924 a vedoucí ideou nového zákona číslo 128/1947? Vyjádřil bych to asi takto:

Dosavadní zákon vycházel z představy, že radio — jeho stránka vysílání a přijimací — se dá velmi snadno zneužít proti státu a jeho bezpečnosti, a že je tedy třeba se postarat, aby všechny radiové vysílače a přijimače a jejich podstatné součástky byly pod státní kontrolou a ve veřejné evidenci od svého vzniku nebo dovezeny až do úplného opotřebování, a aby se nikdy nemohly dostat do nespolehlivých nebo jen podezřelých rukou. Odtud přísná ustanovení o spolehlivosti a zachovalosti uchazečů o jednotlivá oprávnění, odtud přísná evidence každého vyráběného, dovezeného, na prodej chovaného, na skladě nebo jinde přechovávaného nebo činně provozovaného přijimače, vysílače a každé jejich charakteristické součástky.

Měl tedy dosavadní zákon vyslovený ráz státně policejní.

Zkušenosti, získané před válkou, však ukázaly, že důsledně praktikovaný přísný formalismus zákona by byl brzdou podnikání, aniž by zaručoval žádanou veřejnou ochranu. To bylo potvrzeno i za války, kdy se ukázalo, že nejpřísnější kontrola a nejkrutější tresty nezamezí hromadné porušování zákona.

Novy zákon je tedy založen na jiném podkladě. Vychází z představy, že je tu veřejný zájem, aby zvláště posluchači rozhlasu byli opatřeni kvalitními přijimači a aby jejich opravy byly svěrovány jen kvalifikovaným lidem. Svými ustanoveními se pak nový zákon snaží zajistit, aby výrobu, prodej a opravování radiových přístrojů, zvláště přijimačů, mohli obstarávat jen skuteční odborníci na prospěch konsumenta a rozhlasu. Téměř ustanoveními se pak vyplývají ony mezery zákona dosavadního. Proti jeho státně policejnemu rázu zdůrazňuje nový zákon spíše stránku živnostensko-právní, resp. živnostensko-správní.

Důležité a podstatné věci, které upravoval dosavadní zákon, ale kterými se již nezabývá zákon nový, jsou:

1. Nový zákon již neupravuje tak zv. přechovávání radiových přístrojů a součástek. Pouhé přechovávání radiových součástek bude od 18. září t. r. volné, přechovávání úplných přístrojů pak tehdy, jestliže takové přístroje nebudu uváděny v činnost, čili mluveno slovy zákona, jestliže nebudu „zřízeny a provo-

vány“. Zřízení a provozování radiových přístrojů vysílacích nebo přijímacích podléhá totiž i nadále přísným ustanovením zákona o telegrafech z roku 1923 a vládního nařízení o koncesích na telegrafu z roku 1925. Jestliže si tedy na př. někdo koupí přijimač a doma nařízne rozhlas, musí mít i nadále koncesi svého poštovního úřadu. Zřízení a provozování takového přístroje bez koncese poštovní správy je podle § 18 zákona o telegrafech i nadále přečinem, za války a mimořádných poměrů zločinem.

2. Nový zákon již neupravuje dovoz radiových přístrojů a součástek; zde platí příště všeobecné předpisy o dovozu.

3. Novým zákonem se zruší řada formalností, kterým bylo třeba učinit zadost, jestliže se žádalo o povolení radiové výroby nebo radiového prodeje (překládání nákresů, půdorysů, seznamů a sdělování různých údajů o zamýšlené výrobě a o příslušných místnostech výrobních, prodejních a skladních).

4. Od 17. října t. r. přestává výrobcům radiových přístrojů a obchodníkům povinnost vésti zvláště rejstříky o výrobených, na skladě držených a prodaných přístrojích a součástkách.

5. Nyní již nebude třeba, aby obchodník s radiovými přístroji žádal od kupujícího předložení koncese poštovní správy na radiový přijimač nebo vysílač.

6. Zrušuje se dozor, který dosud prováděla, resp. byla zmocněna provádět poštovní správa nad výrobou, prodejem a přechováváním radiových přístrojů a součástek.

Naproti tomu přináší úprava, platná od 17. října t. r., tyto závažné novinky:

1. Zavádí se nová, výstižná a praktická terminologie pro podnikání v oboru rádia. Pro radiovou výrobu zavádí se označení „živnost radiotechnická“, pro opravování označení „živnost radiomechanická“ a pro prodej „obchod s radioelektrickými zařízeními“. Tento obchod je koncesova-

## K VOLBĚ KMITOČTU SHODY u superhetu

V letošním 2. čísle t. l. byl v článku „Výpočet obvodu oscilátoru pro souběh superhetu, na straně 36, vzorec pro výpočet kmitočtu souběhu. Tento vzorec nevyhovuje podle mého názoru praktickým podmínkám; určíme-li podle něho sladovací frekvence  $f_1$ ,  $f_2$  a  $f_3$  má přijimač zbytečně malou citlivost na dlouhovlnném konci pásmá.

Při návrhu se snažíme, aby citlivost přijimače byla pokud možno stejná po celém rozsahu. Uvádíme-li v superhetu oscilátor v souběhu se vstupním obvodem s pomocí paddingu, snažíme se, aby největší rozladění, které při tomto řešení souběhu vzniká, nebylo větší než je polovice šířky pásmá, propouštěného vstupním obvodem, t. j., aby nezpůsobilo větší zeslabení signálu než 3 dB.

Jedli na vstupu jednoduchý obvod, je polovice šířky jeho resonanční křivky dána vzorcem

$$df = f/2Q \quad (1)$$

kde  $f$  je resonanční kmitočet a  $Q$  činitel jakosti vstupního obvodu. Dosadíme-li za  $Q$  výraz

$$Q = 2\pi f L / r \quad (2)$$

kde  $r$  je seriový ztrátový odporník, dostaneme šířku propouštěného pásmá zdánlivě nezávislou na kmitočtu

$$df = r/(4\pi L) \quad (3)$$

což znamená, že všechny čtyři max. úchylky od souběhu vstupního a oscilačního obvodu by měly být stejně veliké. Paddingovou křivku můžeme nahradit kubickou parabolou a při řešení dostaneme body souběhu tak, jak uvádí zmíněný článek: Uprostřed pásmá a 43% ( $\sqrt{3}/4$ ) z celkové kmitočtové šíře na obě strany od středu. Potom jsou všechna čtyři max. rozladění asi 5 až 6 kc/s.

Činitel jakosti běžných oscilačních obvodů s cívками, navinutými na železovém jádře, nestoupá však se stoupajícím kmitočtem, jak by vyplývalo ze vzorce (2), nýbrž, jak jsem se přesvědčil měřením a jak uvádí na straně 75. F. E. Terman v „Radio Engineers' Handbook“, naopak velmi rychle klesá. To svědčí o tom, že ztrátový odporník  $r$  roste s mocninou větší než 1 kmitočtu; na př. cívka, navinutá v kabilku  $20 \times 0,05$  na kostře  $\varnothing 10$  mm se železovým šroubkem M7, o indukčnosti  $200 \mu H$ , má při 600 kc/s  $Q = 135$  a při 1600 kc/s  $Q = 55$ . Není proto šířka propouštěného pásmá vstupního obvodu podle vzorce (3) stálá, nýbrž roste s kmitočtem. Prakticky to znamená, že při střed-

nou živnosti, vázanou na zvláštní způsobilost.

2. Nejvýznamnější novotou je podřízení celého tohoto úseku živnostenského podnikání předpisům a režimu živnostenského řádu. Zákon praví ve svém § 16 o tom výslově: „Pokud není v tomto zákoně jinak stanoveno, platí pro živnosti podle tohoto zákona ustanovení živnostenského řádu a předpisy jej doplňující a pozměňující“. Tím se doplňují, resp. budou doplněny všechny závažné mezery, které v tomto směru byly dosud v radiovém oboru tak živě pocitovány. Radiový zákon upravuje nyní jen specifické zvláštnosti radiové výroby, provádění radiových oprav a radiového obchodu, kdežto ostatní vztahy a zřetele, které zde mohou přijít v úvahu, podléhají režimu platného živnostenského řádu. To na př. platí o obchodních zástupech, o vodovském právu, o živnostenské inspekci atd.

3. Zákon přináší — byť jen rámcovou a pružnou, přece však jistou definici pojmu „radioelektrického zařízení“. V dosavadním zákoně nebylo vůbec definováno, co se takovým zařízením má myslit, a výpočet přístrojů a součástek, které přicházely v úvahu, byl obsažen také ve vyhlášce ministerstev financí, pošt a obchodu. To bylo povážlivé při zákonu, který obsahoval tak přísné trestní sankce. Nový zákon ve svém § 1 praví, že radioelektrickým zařízením jsou podle něho „jednak úplné vysílači nebo přijímací stanice, jednak takové zpravidla jen účelům radiokomunikací sloužící součástky a zařízení, která budou vyjmenována ve vládním nařízení“. Dále se praví, že vysílači a přijímací stanice platí za úplné i tehdy, jestliže jednotlivé nahraditelné nebo spojovací součástky ještě chybějí nebo byly odstraněny, pokud v nich je alespoň některá ze součástek, která bude vyjmenována v připravovaném vládním nařízení. Slovem „radiokomunikace“ se mínil „radioelektrické prostředkování zpráv, obrazu, zvuků či znamení pro praktickou

radiotelegrafii, radiofonii, rozhlas, radioelektrický přenos obrazů a pro televizi“.

4. Velmi závažnou novinkou je závazná úprava provádění oprav radiových přístrojů, zavádí se zvláštní radiomechanická živnost a k nabytí příslušné koncese předpisuje se zvláštní kvalifikace. To, že provádění oprav, zvláště přijímačů, nebylo upraveno dosavadním zákonem, bylo z nezávažnějších jeho nedostatků. Zavedení zvláštní radiomechanické živnosti pro opravy radiových přístrojů bude velkým ziskem pro celý nás rozehlas.

5. Rozšiřuje se okruh osob, které mohou nabýt koncese radiové výroby, čili koncese na radiotechnickou živnost. Nyní mohou takové koncese nabýt i úspěšní absolventi vyšší průmyslové školy (elektrotechnického slaboproudého oddělení) a úspěšní absolventi mistrovské školy průmyslové (elektrického slaboproudého oddělení), kteří mají předepsanou několikalétou praxi (i když nemají výuční list, pozn. red.). Dokonce v případě hodných zvláštního zřetele, může být uznán za postačující i jiný průkaz způsobilosti k získání koncese, nežli je výslově uvedeno v zákoně, jestliže žadatel prokáže, že jeho odborná způsobilost je alespoň rovnocenná zvláštní způsobilosti v zákoně výslově definované.

6. K nabytí koncese radiového obchodníka bude se příště žádat zvláštní kvalifikace (minimální školní vzdělání, výuční list z radiového obchodu a tříletá praxe po vyučení).

7. Porušování zákona netrestají podle nového zákona za normálních dob již krajské soudy jako přečiny, nýbrž jen okresní národní výbory jako správní delikty. Za stavu braně pohotovosti a v době tak zv. mimorádných opatření půjde ovšem i nadále o zločin soudně trestný.

Poznamenejme, že koncese na živnost radiotechnickou či na provozování radiové výroby bude i nadále propůjčovat ministerstvo průmyslu, kdežto koncese na živnost radiomechanickou, totiž provádění

oprav, a koncese radiového obchodu budou propůjčovat okresní národní výbory.

Nový zákon předpokládá vydání několika prováděcích vládních nařízení, k čemuž dojde asi na podzim. Budou to:

1. Vládní nařízení, které přinese výpočet součástek, sloužících zpravidla ien k účelu radiokomunikací, které budou platit za radioelektrická zařízení ve smyslu zákona (§ 1, odst. 1).

2. Vládní nařízení, které určí pojmem „jednoduchých hotových anten“, k jejichž osazování budou oprávněni všichni radioví obchodníci (§ 6, odst. 5).

3. Vládní nařízení, jež určí, pokud práxe, získaná při odborné činnosti na vědeckých ústavech, školách a pod., a obdobná vojenská praxe se má pokládat za rovnocennou výcviku v živnosti radiotechnické nebo radiomechanické (§ 4, odst. 3 a § 6, odst. 2).

4. Vládní nařízení o odborné zkoušce, jejíž úspěšné složení bude podmínkou k získání radiomechanické koncese elektromechaniky a koncesovanými elektrotechniky (§ 6, odst. 1, bod č. 2).

5. Vládní nařízení, které určí oborné školy, jejichž návštěvu (podle míry, stanovené rovněž vládním nařízením) bude lze započítat do průkazu způsobilosti potřebného k získání radiomechanické koncese (§ 6, odst. 3).

6. Vládní nařízení, které určí komisi, před níž budou musit prokazovat svou odbornou způsobilost ti dosavadní radioví obchodníci, kteří — náležitě dílensky vybaveni — opravovali již nyní radiové přístroje a budou chtít získat na podkladě toho radiomechanickou koncesi. Vládní nařízení určí též jednací řád této komise, způsob úhrady nákladů, spojených s řízením a rozsah zmíněného „náležitěho dílenského vybavení“ (§ 13, odst. 1).

7. Vládní nařízení, které určí podrobnosti zvláštní zkoušky, nahrazující v některých případech přechodné doby závěrečnou učňovskou zkoušku v radiomechanické živnosti (§ 14, odst. 1).

Je možné, ba pravděpodobné, že nebude vydáno zvláštních šest vládních nařízení, nýbrž že celá látka bude shrnutá jen do jednoho nebo snad do dvou vládních nařízení.

K zajímavé změně dojde nyní, pokud jde o trestání tak zv. černých posluchačů rozhlasu. Tito „černí“ byli dosud stíháni pro neoprávněné přechovávání přijímačů (nemajíce poštovní koncese na poslech rozhlasu, neměli ani zákoněho oprávnění přechovávat radiový přijímač). Poněvadž ovšem se nedopouštěli a nedopouštějí jen neoprávněného „přechovávání“, nýbrž zároveň i neoprávněného „zřízení a provozování telegrafů, tedy přečinu podle § 18 zákona o telegrafech, budou příště stíháni podle zákona o telegrafech, který zůstává v platnosti nadále. Kdo si tedy opatří nebo kdo vůbec u sebe má radiový přijímač, aby jím poslouchal rozhlas, a neopatří si zároveň poslechovou koncesi poštovního úřadu, dopouští se přečinu neoprávněného zřízení a provozování „telegrafu“ a bude podle § 18 zákona o telegrafech potrestán pro přečin, po případě za mimorádných dob pro zločin. Prakticky tedy bude situace těchto „černých“ po 17. říjnu 1947 právě taková, jako byla před tím.

ních vlnách by na dlouhém konci (520 kc/s) neměla být odchylka od souběhu větší než 1,5 až 3 kc/s, zatím co na druhém konci (1600 kc/s) může dosáhnout bez újmy 15 kc/s. Za těchto poměrů je výhodnější volit kmitočty shody posunuté směrem k menším kmitočtám, jak ostatně to činí mnozí výrobci. Jako doklad uvádíme sladěvací kmitočty pro střední vlny přijímače Liberátor Tesla:

Rozsah středních vln je 520 až 1580 kc/s. Podle vzorce v článku by byly kmitočty okrouhle 590, 1050 a 1510 kc/s. Ve skutečnosti uvádí výrobce 600, 930 a 1276 kc/s. Hodnoty nejsou kritické a pokud se od nich příliš neodchylíme, bude citlivost dobře sladěného přijímače dostatečně rovněž po celém rozsahu.


Otakar Horna.

Autorova odpověď.

Požadavek, aby paddingová křivka vykazovala stejně veliké kmitočtové odchylky ve čtyřech bodech, který vede k volbě souběhových kmitočtů uprostřed rozsahu a o 43 % do šíře nad i pod středem, obsahuje pojednání „Die Berechnung des Oszillatorkreises von Überlagerungsempfängern“, uveřejněný v periodické publikaci, určené výrobcům přijímačů, Philips Monatsheft für Apparate-Fabrikanten, č. 60, str. 103, září 1938. Odborná úroveň

této publikace je dostatečně známa. Používá-li se vyslutku souběhových kmitočtů, posunutých k menším kmitočtám, souvisí to podle přesvědčení pisatele spíše se skutečností, že vysílače v oblasti menších kmitočtů mají větší dosah a jsou proto na stupnicí přijímače závažnější. — Pokud jde o pokles Q u větších kmitočtů, nacházíme v Termánově knize pokles s maxima 145 u 900 kc/s na 110 u 1450 kc/s, ale také na 130 u 500 kc/s. To se týká cívek asi takových vlastností, jakých se v přijímači používá; cívky s maximem  $Q = 250$  mají pokles nápadnější (160 u 1400 kc/s), tu jde však o cívky, používané spíše pro MF obvody. Nelze proto souhlasit s tím, že by Q u takových běžných cívek rapidně klesalo; ověřili jsme si to měřením na podobných cívkách, o jakých příp. Otakar Horna, a našli jsme při respektování vlivu vlastní kapacity vinutí maximum  $Q = 150$ , a při 1500 kc/s  $Q = 129$ . Výsledky, uváděné p. O. Hornou, přísluší podle našeho domnění mimořádně nevhodnému materiálu. — V dřívějších autorových pracích byla také respektována účelnost posunutí kmitočtů shody, na př. RA č. 9/1940, str. 200 s odůvodněním, uvedeným nahoře. — Byly bychom věděli, kdyby některý z povolaných odborníků našich továren nalezl chvíli ke stručnému probrání této otázky s hlediskem praxe.

M. Pacák.

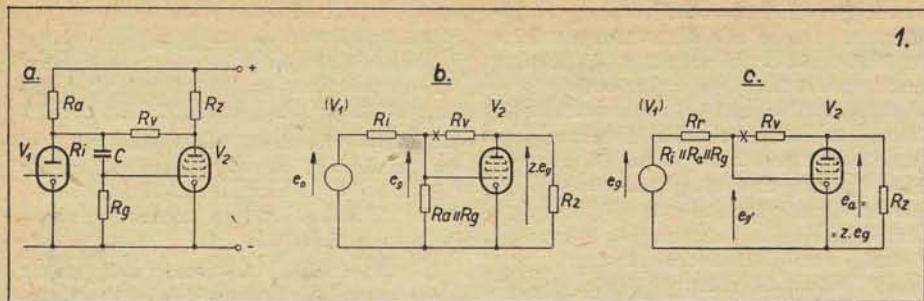

## ZÁPORNÁ ZPĚTNÁ VAZBA »MEZI ANODAMI«

Na obrázku 1a je vyznačen jednoduchý způsob ní zpětné vazby, právem oblíbený a hojně používaný. Především je velmi prostý, až na jedený odpór  $R_V$  nevyžaduje dalších součástek a úprav. Má všecky přednosti zpětné vazby, zejména omezení skreslení jak amplitudového, tak kmitočtového, a protože jde o vazbu, závislou na výstupním napěti, způsobuje i žádoucí změnění vnitřního odporu koncového stupně. Méně zřejmá přednost je, že zmenšuje odpór mezi anodou budící elektronky a zemí a omezuje tak vliv kapacity  $C_g$  na kmitočtovou charakteristiku, po případě, jde-li o vazbu transformátorovou, přispívá zmenšením odporu zdroje (zatištěním) ke zlepšení přenosu basu, které by jinak byly zeslabeny případnou nedostačující indukčností primáru vazebního transformátoru. Konečně má přednost snadného dosažení fázové čistoty, která i při složitých vazebních členech vylučuje vznik vazby pozitivní v okrajových oblastech.

Pokusíme se doložit tyto vlastnosti a ukázat odchylky při výpočtu proti jiným způsobům.

Sledujeme obrázek 1a. Budící elektronka  $V_1$  s vnitřním odporem  $R_i$  má v anodovém obvodu odpór  $R_a$ , z něhož vede napětí přes izolační kondenzátor  $C$  na řídici mřížku koncové elektronky  $V_2$ , jejíž svod je  $R_g$ . Odpory pro vytvoření předpětí v katodových obvodech nejsou kresleny. Z anody koncové elektronky, zatištěný odporem  $R_z$ , jde spojení přes odpór  $R_v$  opět na anodu budící elektronky. To je možno, aniž musíme isolovat kladná napětí, protože spojujeme místa přibližně stejného potenciálu. Záporná vazba vzniká, protože st napěti na anodě má opačnou polaritu než napěti na řídici mřížce též elektronky. Pro svou úvalu zjednodušíme 1a na 1b, kde vynecháme kondenzátor  $C$ , odpory  $R_a$  a  $R_g$  jsou sloučeny v jediný, a protože kladný pól zdroje je pro st proud velikým kondenzátorem spojen s polem záporným, resp. se zemním vodičem, kreslíme příslušné spoje přímo na tento vodič. Představme si pro začátek přerušení v místě X, tedy jako by zatím zpětná vazba nebyla zavedena. Vnitřní napěti  $e_0$  elektronky  $V_1$ , rovné napěti na její řídici mřížce, násobené jejím zesilovacím činitelem, dochází na řídici mřížku elektronky následující zmenšeno děličem  $R_1$  a  $R_1 \parallel R_g$  na hodnotu  $e_g$ . Pro další úvalu je vhodné nahradit toto náhradní schema úpravou na obrázku 1c, kde používáme Théveninovy poučky a sloučíme  $R_1 \parallel R_a \parallel R_g$  v jediný výsledný  $R_r$ , přes něž je při-

Ing. M. Pacák

váděno napěti  $e_g$  ze zdroje o nulovém odporu. Zpětnou vazbu pak zavádí odpor  $R_v$ .

Z něho také narází poznáváme velikost podílu anodového napěti, který vede napěti zpět na mřížku: je tu dělič napěti, tvořený  $R_r$  a  $R_v$ , a tedy činitel zpětné vazby

$$k_1 = \frac{e_g}{e_a} = \frac{R_r}{R_v + R_r} \quad (1)$$

Avšak i původní mřížkové napěti je zmenšeno, a to zase v opačném směru děličem, který tvoří  $R_r$  a  $R_v + R_z$ .  $R_z$  bývá zanedbatelně proti ostatním, takže s dostatečnou přiblížností zmenšujeme napěti  $e_g$  v poměru

$$k_2 = \frac{R_v}{R_v + R_r} \quad (2a)$$

Současně platí, jak se snadno přesvědčíme:

$$k_1 + k_2 = 1 \quad (2b)$$

nebo

$$k_2 = 1 - k_1 \quad (2c)$$

Při zpětné vazbě působí tedy na řídici mřížce koncové elektronky napěti

$$e_{g'} = e_g \cdot k_1 - e_a \cdot k_1 \quad (3)$$

protože však

$$e_a = z \cdot e_g \quad (4)$$

(z je zisk, t. j. zesílení napěti v koncové elektronce),

$$e_{g'} = e_g \cdot k_1 - e_g \cdot z \cdot k_1 \quad (5)$$

a odtud po snadné úpravě

$$\frac{e_{g'}}{e_g} = \frac{k_1}{1+z \cdot k_1} = \frac{1-k_1}{1+z \cdot k_1} \quad (6)$$

Až na faktor  $k_1$ , ostatně mnohdy blízký 1, a tedy v součinu zanedbatelný, máme obvyklý vzorec pro zisk při zpětné vazbě, do něhož za  $k_1$ ,  $k_2$  a  $z$  dosazujeme prve uvedené hodnoty odporů, po případě zisk, odhadnutý nebo vypočtený pro činitel použité elektronky bez zpěti vazby.

K témuž výsledku můžeme dojít ještě jinou cestou, pro niž použijeme opět obrázku 1c. Představime-li si přerušení v místě X, tedy zpětnou vazbu vyfazenu, je zisk první elektronky  $V_1$  dán vzorcem

$$z_1 = S \cdot R_r \quad (7)$$

kde  $S$  je strmost elektronky  $V_1$ . Zavedeme-li zpětnou vazbu připojením odporu  $R_v$ , tu tento odpór zatíží  $e_g$  zdroje s od-

Obrázek 1a. Podstata záporné zpětné vazby, kterou označujeme „mezi anodami“, znázorněná bez podružných částí zapojení. Obrázek 1b a 1c, náhradní schéma téhož obvodu pro odvození početních vztahů.

porem  $R_r$ , a to nikoliv pouhou hodnotou  $R_v$ , nýbrž  $R_v/(1+z)$ . Vidíme totiž z obrázku, že na odporu  $R_v$  je napěti

$$e_g' + e_a = e_g' + e_g' \cdot z = e_g'(1+z).$$

Protéká tedy odporem  $R_v$  proud  $(1+z)$ -krát větší, než jaký by jím prohánělo samotné napěti  $e_g'$  a chceme-li uvažovat vliv na obvod s  $e_g'$ , musíme hodnotu  $R_v$  dělit výrazem  $(1+z)$ . Bude tedy napěti  $e_g$  zmenšeno děličem napěti z odporu  $R_r$  a  $R_v/(1+z)$ , takže za ním poklesne zisk první elektronky na hodnotu

$$z' = \frac{R_v/(1+z)}{R_r + R_v/(1+z)} \quad (8)$$

Násobíme-li čitatele i oba členy jmenovatele výrazem  $(1+z)/(R_v + R_r)$ , a dosadíme-li za příslušné výrazy hodnoty  $k_1$  a  $k_2$ , dostaneme opět vzorec (6). Ten zatím nepotrebujeme, cenným výsledkem úvahy však je, že odpór v mřížkovém obvodu podstatně klesl, a stejně tedy vliv kapacity mřížky proti zemi, nebo nedostačující indukčnosti. Uvážíme-li zisk koncové elektronky na př. 50 a  $R_v = 1 \text{ M}\Omega$ , vyjde  $R_v/(1+z) = 1/51 = 0,0196 \text{ M}\Omega = 19,6 \text{ kilohmů}$ . Byla-li tedy předcházející elektronkou pentoda s odporem  $R_r$  asi 200 kΩ, klesl tento odpór na desetinu. Tato skutečnost u zpětné vazby „mezi anodami“ má ještě ten praktický důsledek (pro odpovou vazbu mezi stupni), že není účelné zavádět  $R_v$  z anody na mřížku, tedy za vazební kondensátor, neboť bychom jej pak musili vyměřit podstatně větší, v daném případě zhruba 50krát, tedy 1 mikrofarad, místo obvyklých 20 nanofaradů.

*Vliv na vnitřní odpor koncového stupně.* Je známo, že záporná zpětná vazba, závislá na napěti, zmenšuje vnitřní odpor koncového stupně. Je možné vysvětlit si to skutečností, že napěťová zpětná vazba snaží se udržet stálé výstupní napěti bez ohledu na odebíraný proud, a tuto vlastnost, totiž „tvrdé“ napěti, má právě zdroj s malým vnitřním odporem. Pro zpětnou vazbu s činitelem  $k$  zmenšuje se vnitřní odpor na délku  $1/(1+g \cdot k)$ , kde  $g$  je zesilovač činitel (nikoliv zisk) koncové elektronky (odvození viz RA č. 2/1943, str. 14.) Toho rádi používáme ke zmenšení vnitřního odporu koncových pentod, jednak pro dosažení stálého, na zatištění málo závislého výstupního napěti, jednak pro utlumení nakmitávání při zjevech přechodových.

Odvozením, které je spíše zdlouhavé než obtížné, je možné prokázat, že týž vztah platí i zde s tím doplňkem, že takto zjištěný zmenšený vnitřní odpor má paralelně ještě hodnotu  $R_v + R_r$ , což není než odpór obvodu zpětné vazby, který k vnitřnímu odporu vskutku je připojen. Při tom je nutno použít jako  $k$  naší hodnoty  $k$ . Platí tedy pro vnitřní odpor:

$$R_{i'} = R_i \frac{1}{1 + k_1 \cdot g + R_i / (R_v + R_r)} \quad (9)$$

Třetí člen ve jmenovateli lze zpravidla proti ostatním dvěma zanedbat, takže i zde s dobrou přiblížností platí prve uvedený výsledek, odvozený obecně pro vazbu nařezovou.

**Výsledek.** Záporná zpětná vazba „mezi anodami“ působí v podstatě stejně, jako jiná napěťová vazba: zmenšuje zisk přibližně v poměru  $1/(1+z \cdot k)$  s obvyklými přiznivými vlivy na skreslení, dále zmenšuje vnitřní odpor koncového stupně přibližně v poměru  $1/(1+g \cdot k)$ . Lze ji snadno použít v takové velikosti, aby podstatně zmenšila vnitřní odpor, aniž je u reaktivních vazebních členů nebezpečí vazby kladné.

**Příklad 1.** Na obrázku 2 je obvyklé zapojení jednoduchého zesilovače s odpornou vazbou. Vstupním napětím 0,3 V chceme vybudit koncový stupeň na plný výkon, pro nějž potrebujeme 170 voltů st napětí na anodě, to jest celkový zisk  $170 : 0,3 = 570$ . Použité zapojení, pokud nemá zpětnou vazbu, dává však zisk 170 v EF6 a 60 v EL12, celkem tedy  $170 \times 60 = 10\,000$  (hodnoty zaokrouhlujeme). Chceme jej tedy zpětnou vazbou zmenšit  $10\,000 : 570 = 17,5$  krát. Tuto hodnotu dosadíme do vzorce (6) a z něho vypočteme

$$1 + z \cdot k_1 = 17,5 \cdot (1 - k_1)$$

$$\text{t. j. } k_1 = 16,5 : 77,5 = 0,213.$$

Tuto hodnotu dosadíme do (1) a po úpravě vyjde

$$R_v = \frac{R_r}{k_1} - R_r \quad (10)$$

Potrebujeme ještě  $R_r$ . K hodnotám 0,3 a 1 megohm vě schematu přibude ještě vnitřní odpor EF6, který je při 100 V na anodě  $0,8 \text{ M}\Omega$ . Uvedené tři hodnoty paralelně spojené, dají (sčítáme převratné hodnoty):

$$\frac{1}{R_r} = \frac{1}{0,8} + \frac{1}{0,3} + \frac{1}{1} = 1,25 + 3,3 + 1 = 5,55$$


to jest

$$R_r = 1/5,55 = 0,18 \text{ M}\Omega.$$

To dosadíme spolu s prve stanoveným  $k_1$  do (10) a vyjde

$$R_v = 0,847 - 0,18 = 0,667 \text{ M}\Omega.$$

To je tedy hodnota poměrně malá, vazba těsná, a proto je na místě počítat s přesným vzorcem (6). Ukázala to už dříve značná hodnota  $k_1$ , a tedy od 1 vzdálená  $k_2 = 0,787$ . Kontrolujme výsledek druhým způsobem, totiž uvažováním vlivu  $R_v$  na pracovní odpor EF6. Uplatní se tam hodnotou dělenou  $(1+z)$ , t. j. 61, či konečně  $0,667/61 = 0,0109 \text{ M}\Omega = 10,9 \text{ k}\Omega$ . Ta zmenší pracovní odpor, dosavadních  $180 \text{ k}\Omega$ , na hodnotu  $10,9 \parallel 180 = 10,3 \text{ k}\Omega$ . A to je 17,5krát méně než 180 ( $180 : 10,3 = 17,5$ ). Hodnota 17,5 představuje zmenšení zisku v obvodu EF6, a souhlasí, jak je vidět, s požadavkem zmenšení, uvedeným na počátku.

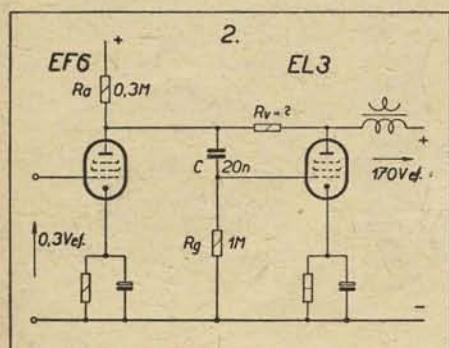

Zajímá nás vnitřní odpor koncové elektronky, vypočtěme proto zesilovací činitel EL12 ze známé strnosti a vnitřního odporu:  $g = S \cdot R_i = 0,0095 \cdot 50\,000 = 475$ , a dosadíme spolu s  $k_1$  do (9), při tom třetí člen jmenovatele zanedbáme.

Výraz  $1 + k_1 \cdot g = 1 + 0,213 \cdot 475 = 1 + 101 = 102$ , a tedy výsledný vnitřní odpor poklesne 102krát na hodnotu  $50\,000 : 102 = 490 \text{ ohmů}$ . To je pouhých 7 % z obvyklého zatěžovacího odporu  $7 \text{ k}\Omega$ , tedy výsledek podstatně příznivější než požadujeme. Kdybychom žádali zpětnou vazbu pro zmenšení vnitřního odporu na  $2 \text{ k}\Omega$ , tedy  $1 + k_1 \cdot g = 25$ , vyslo by  $k = 24/475 = 0,0505$  a z toho  $R_v = 3570 - 180 = 3390 \text{ k}\Omega \doteq 3,4 \text{ M}\Omega$ . Zmenšení zisku bylo by — zde můžeme faktor  $k_2$  vynechat s chybou právě  $k_1$ , t. j.  $5 \% - 1 + 60 \cdot 0,0505 = 1 + 3,03 = 4$ násobným. Stojí za povšimnutí, že za cenu tohoto malého úbytku zisku máme vnitřní odpor zmenšen 25krát.


**Příklad 2.** Poněkud složitější je případ transformátorové vazby, kde chceme záporné zpětné vazby „mezi anodami“ použít ke zmenšení vnitřního odporu koncové 18wattové pentody na  $1000 \text{ ohmů}$  z původních  $25 \text{ k}\Omega$ . Zde musíme výsledný odpor  $R_r$  vypočítat s použitím vlivu transformátoru, který tu má převod vzestupný 1:3. Vnitřní odpor elektronky budící, jež je pentoda, zapojena jako trioda a budící odpověd transformátor, odhadněme na  $30 \text{ k}\Omega$ ; to paralelně s odporem  $100 \text{ k}\Omega$  v anodě vydá  $28,1 \text{ k}\Omega$ . Tuto hodnotu transformátor přenáší na sekundár se čtvrtcem převodu: tam, kde je větší napětí, je i větší odpor, napětí je na sekundáru větší třikrát, odpor tedy  $3 \times 3 = 9$ krát, tedy  $9 \times 28,1 = 208 \text{ k}\Omega$ .

Abychom zmenšili vnitřní odpor  $R_i$  25krát, musí být výraz  $1 + k_1 \cdot g = 25$ , a protože  $g$  je  $S \cdot R_i = 15 \cdot 25 = 375$ , vyjde potřebná vazba  $k_1 = 24 : 375 = 0,064$ . Z toho s použitím vzorce (10) najdeme  $R_v = 3250 - 208 = 3042 \doteq 3 \text{ M}\Omega$ . Tomu přísluší pokles zisku — činitel  $k_2$  zanedbáme —  $1 + 50 \cdot 0,064 = 1 + 3,2 = 4,2$ , tedy asi táz hodnota, jako prve.

Uvažme ještě vliv  $R_v$  na vazební transformátor. Uplatní se při zisku  $z = 50$  hodnotou  $3 \text{ M}\Omega : 51 = 0,059 \text{ M}\Omega = 59 \text{ k}\Omega$ , a to na sekundární straně, na primáru tedy devětkrát méně,  $6,55 \text{ k}\Omega$ . Tato hodnota zmenšuje podstatně pracovní odpor budící triody. Je pak poměrně malý, a tu se vnučuje otázka, zda na tak malém odporu může vzniknout bez skreslení dostatečné napětí na vybuzení EL12. Na její mřížce potrebujeme 4,5 V; transformátor je vyrobí z 1,5 V na svém primáru, a tuto hodnotu tedy musí vytvořit elektronka. Aby na 6,6 kΩ vzniklo toto napětí, musí jím protékat st proud  $0,23 \text{ mA}$  efektivních, t. j. anodový proud musí být aspoň dvojnásobný, což je bezpečně v mezech možnosti.

Stojí za připomínku možnost omylu, která tu je: máme tu přece zpětnou vazbu, která, jak jsme spočetli, zmenšuje zisk 4,2krát, a tedy na vybuzení potřebujeme ne 1,5, nýbrž  $4,2 \times 1,5 = 6,3 \text{ V eff}$ . Ano, i tak můžeme postupovat, pak však

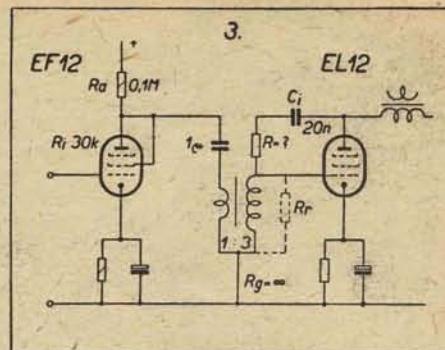Obrazek 2. K příkladu 1, výpočet vazebního odporu a vlivu vazby u běžného zesilovače s odpornou vazbou.



Obrazek 3. K příkladu 2, výpočet zpětné vazby u zesilovače s vazbou transformátorovou. Kdyby byl primář vazebního transformátoru zařazen přímo v anodovém obvodu budíc elektronky, chyběl by  $R_a$ , takže  $R_r$  by byl jen transformovaný vnitřní odpor této elektronky.

nesmíme počítat se zmenšeným pracovním odporem budíc elektronky, neboť on je právě to, co působí onen pokles zisku. Původně byl náhradní odpor  $23,1 \text{ k}\Omega$ , po zavedení zpětné vazby je  $23,1 \parallel 6,55 = 5,1$  kilohmu, a to je 4,5krát méně než původní hodnota. Zanedbali jsme činitel  $k_2$  a kromě toho jsme některé hodnoty zaokrouhlovali, odtud rozdíl proti 4,2.

Zmenšený pracovní odpor se příznivě projeví i v činnosti vazebního transformátoru, neboť pro  $6,6 \text{ k}\Omega$  snáze a levněji získáme potřebnou indukčnost než pro obvyklý pětinásobek. Kromě toho je takto téměř vyloučeno, aby vlivem reaktivních složek vazebních prvků vznikla na horním okraji pásmu pozitivní vazba, t. j. hvizdání, jehož odstranění, při zachování dosti těsné zpětné vazby, není snadné. Těhož způsobu můžeme použít i u zesilovače dvojicích, kde používáme transformátor pro získání správně půlovaných napětí a pro žádoucí malý ohmický odpor v mřížkovém obvodu. Tam bude ovšem nutné vést z každé anody vazební odpor na příslušnou mřížku a při výpočtu vlivu na pracovní odpor uvažovat obo tyto odpory. Výsledný vliv  $R_v$  bude dvojnásobný, t. j. příslušný náhradní odpor poloviční proti jednoduchému stupni týchž hodnot.

● Pro vývojové práce a opravy přijímačů pro barevnou televizi sestřítila firma Hewlett Packard Comp. nový ukv signálový generátor s rozsahem 500–1350 Mc/s. Generátor je možné modulovat buď amplitudově nebo frekvenčně nf signálem, nebo impulsy šířky 2–50 μsec. Pro sladování televizních přijímačů je vestavěn další generátor, který moduluje vf signál tak, že vytvoří na stínítku obraz podobný šachovnicí (střídání světelých a tmavých polí). Malý elektromechanický zázrakem je zeslabováv výstupního napětí, jehož rozsah je  $0,1 \mu\text{V}$  až  $0,1 \text{ V}$ . Přístroj má také zvláštní zařízení pro měření činitelů jakosti Q dutinových rezonátorů a lineárních oscilačních obvodů.

-rn-

● V prvním čtvrtletí bylo vyrobeno ve Spojených státech více než 4 miliony rozhlasových přijímačů a přes 18 000 televizních přístrojů. Výroba desek dosáhne v USA letos 400 000 000 kusů.

mi

# TELEFONNÍ ROBOT

## ipsofon



Ipsofon je elektromechanická náhrada telefonisty a sekretáře, který s pomocí elektromagnetického záznamu na drát, zesilovačů a relé vykonává tyto úkoly: zaznamenává telefonní vzkazy, došlé kdykoli a z kterékoli účastnické stanice, reprodrukuje tyto vzkazy kterékoli účastnické stanice, oprávněné k jejich převzetí, po případě na příkaz takové stanice záznamy zruší (smaže) a je přichystán celou svou kapacitou k dalším úkolům. Přístroj vyrábí a propůjčuje švýcarská společnost, a je ve Švýcarsku velmi populární. Z loňského srpnového čísla časopisu švýcarských pošt, Journal des Télécommunications, a z jiných pramenů přinášíme stručný přehled možností nového přístroje.

Nemůže-li účastník, v jehož stanici je namontován ipsofon, převzít telefonní hovor, tu po čtvrtém volacím signálu uslyší volající v telefonu toto: „Zde je ipsofon firmy Josef Müller. Vaše sdělení jsou automaticky zaznamenána — pozor — mluvte, prosím — teď.“ Volající účastník se pak ohláší jménem, sdělí svou věc a ukončí hovor, načež se ipsofon sám zastaví a je připraven k přijetí dalšího podobného vzkazu. Takto mohou být důležitá sdělení přijímána nepřetržitě celou noc, čímž se také využije levnějších sazeb pro mezi-městské hovory.

A teď si představme, že šéf firmy Müller chce znát obsah sdělení, dosílých v jeho nepřítomnosti, i když je mimo podnik. Zavolá tedy, třeba mezi-městský, číslo své kanceláře a když uslyší obvyklé hlášení ipsofonu, využije přestávky po slově pozor a zavolá dvakrát slovo halo. Tím se změní činnost ipsofonu, a místo pokynu k mluvení ozvu se z něho pomalu vyslovované čísla 1, 2 atd. až 9, 0. Po vyslovení čísel, které si předem na přístroji nastavil jako heslo, musí nyní jako průkaz oprávnění k odposlechu vyslovit opět dvakrát halo, kdežto při ostatních musí být potichu. Splnili tuto podmínu, reprodrukuje ipsofon všechna došlá sdělení, jinak zůstane němý. Počet možných kombinací tohoto zvukového klíče je dostatečný a jeho nastavení může být kdykoli snadno změněno, takže tajnost hovoru je zaručena.

Po reprodukcii posledního sdělení ozvu se ve sluchátkách dva tóny. Jestliže hned po nich zvolá poslouchající majitel dvakrát halo, může pokračovat svým sdělením, jímž na př. zaujmeme stánovisko k tomu, co slyšel, a jeho pokyny ipsofon opět zaznamená. — Nebylo-li použito této možnosti, zazní po třech vteřinách další tón, po němž postačí jediné slovo („smažat“), aby ipsofon samočinně zrušil všechny vyslechnuté záznamy.

Hlavní telefonní přístroj ve spojení s ipsofonem. Kromě obvyklého mikrotelefonu s číslicí je tu horní řada tlačítek s čísly 0 až 9 k nastavení hesla pro průkaz oprávnění k odposlechu, další řada má tlačítka pro volbu státní linky, pro připojení kterékoli linky na ipsofon, po případě při současném poslechu na druhé lince, k poslechu zaznamenávaného sdělení. Dolní řada tlačítek je k použití ipsofonu jako diktafonu, k odposlechu záznamů, k odkování poslední věty, k vymazání záznamu a zpětnému dotazu na domácí lince. Klíče na přední straně jsou k nastavení zvukového hesla a zajištění přístroje.

Ipsofon používá záznamní aparaturu s množstvím automatických funkcí, jež činí jeho konstrukci složitou. Nelze se tu věnovat podrobnějšímu popisu a spokojme se s krátkou připomínkou, čím může ipsofon přispět organizaci podniků. Kromě záznamů mimo pracovní dobu nebo přítomnost rozhodujících osob je možná dohoda mezi obchodními partnery, kteří se pro místní nebo časové překážky jen těžko scházejí, dále může šéf brát jeden důležitý hovor přímo a druhý zaznamenat s pomocí ipsofonu, konečně může tohoto přístroje používat jako diktafonu se vsemi-potřebnými doplňky pro možnost opisování.

Vývoj tohoto robota-telefonisty spočívá na řadě prací dosti starého data, zejména však na důmyslném kombinování dosavadních výsledků telefonní a zvukové techniky. Složitost přístroje a patrně i patentové nároky původců činí jej značně nákladný, takže se zájemcům pronajímá podobně, jako jiná složitější telefonní zařízení. V Curychu byla založena společnost pro jeho využití, jež vedle služeb


svým zákazníkům propaguje tiskem i jinak rozšíření za podporu švýcarských pošt. Švýcarsko, zámožný stát, proslulou mechanikou a mohutným rozvojem telefonie, je zajisté vhodným rámcem k rozšíření i použití.

### PLACENÁ TELEVISE V USA

Jakkoli se řada hospodářských odborníků ve Spojených státech staví už nyní proti placení televizního poplatku, přece se uvažuje řešit složitý stav nákladné televise tím, že část finančních nákladů by nesly posluchači. Tak to aspoň nacházíme v článku Herberta Asburyho v týdeníku Collier's, kde je líčeno předvádění přístrojů pro televizi po telefonním vedení. Na rozdíl od rozhlasu po vedení, kde v době v modulovaném napětí spěje po lince celý pořad, vysílá se při televizi jen část potřebných kmitočtů, tedy jakýsi elektrický klíč, kdežto ostatní potřebné kmitočty se přijímají antenou. Účastníci tohoto systému mají svůj přijímač spojen jednak s antenou, jednak se svou telefonní linkou přes elektrickou výhybku. Podle návrhu dostali by týdeně přehled vysílání s časenkami, které je nutno zaplatit za právo přijímat jednotlivé pořady. Účastník by zaškrhal pořady, které jej zajímají, vrátil by přehled ústředně a v příslušné době by dostal jeho přijímač přes telefonní vedení klíč, takže by se mohl pořadu zúčastnit. Kdyby však televizor zapjal mimo zvolené pořady, měl by na stínítku jen zmatenou směs světel a stínů. S účty za telefon dostával by také účet za „odebrané“ televizní pořady. Návrh soustavy a jejího vypracování pochází od firmy Zenith Radio Corp. Úprava je zájimavá také novým způsobem placení podle využitých pořadů, je však, jak můžeme posoudit, značně složitá a nákladná, a třebaže by lákala tím, že takto mohou posluchači nejzřejměji projevit svůj zájem, stěží by se hodila na př. pro obyčejný rozhlas. Kromě toho by byl ztrazen výhovný vliv rozhlasu, kdyby bylo ponecháno na vůli jen posluchačům, co chtějí a co ne.

USIS

Dva pohledy na vlastní záznamový přístroj ipsofonu 1 - soustava relé automatiky, 2 - cívky s hlášením ipsofonu, 3 - cívky pro záznam do 5 minut, 4 - cívky pro záznam 25 minut. 5 - reprodukční hlava cívek 4, 6 až 9 - vačkové hřídele řídícího mechanismu. — Na pravém obrázku: 10 - hnací kládky pro chod vpřed, 11 - kládky pro chod zpět, 13 - ochranný spinač motoru, 14 - síťová část zesilovače a automatiky, 15 - zesilovací elektronky, 16 - stíněný vstupní transformátor.

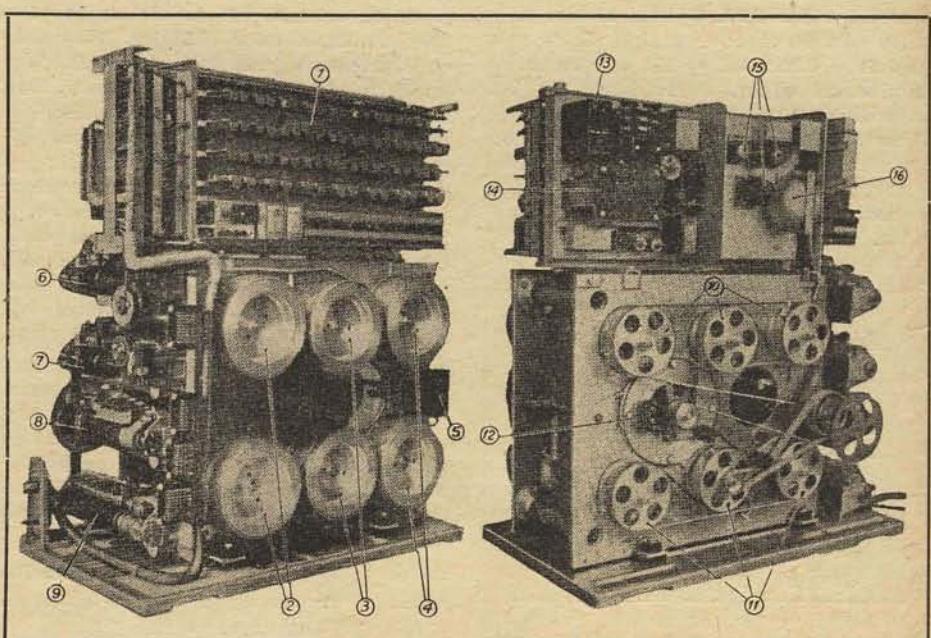

# O TIŠTĚNÝCH A KRESLENÝCH SPOJÍCH

O této americké novince bylo již často referováno, tentokrát máme další a podrobnější údaje. Technical News Bulletin z května 1947, který vydává National Bureau of Standards (jako naše cejchovní a puncovní ředitelství), přináší zprávu o trpasličích tištěných vysílačích a přijímačích. Zde jsou nejzajímavější údaje z této zprávy.

Cívky i mřížkové svody jsou nakresleny přímo na baňku elektronky: vodivé části se kreslí stříbrnou barvou, odpory tuhovým roztokem. Stačí malý keramický kondenzátor, a vysílač je hotov. Obvody lze kreslit od ruky, nebo v továrně se elektronka upevní na zafízení, které jí otáčí a zároveň posouvá, takže pevné pero na kreslí spirálu cívky. Poněkud zvláštní postup, možný jen ve výrobních elektrotechnik, je nanášení cívek na vnitřní stranu baňky před zatavením a vyčerpáním. Při kreslení cívek na elektronku se nejdříve na elektronku navlékne šablona. Baňka se pak na vhodných místech bud' poleptá fluorovodíkem nebo zdrsní pískem, fluorovodík se neutralizuje silným roztokem sody a baňka se dokonale umyje mydlem, vodou a opláchně v destilované vodě. Pak se teprve nanese vodivá barva na poleptaný povrch a nechá schnout na vzduchu. Pro zlepšení jakosti (Q) se pak cívka ještě elektrolyticky povleče stříbrem v roztoce kyanidu stříbrného při proudu 0,2 A po 15 minut, čímž vznikne vrstva asi 0,1 mm tlustá. Je-li v provozu nebezpečí odření a cívka má lpěti zvlášť dokonale, povléká se před postříbřením ještě mědi. Stačí obvyklý roztok modré skalice při proudu 4 A asi půl minuty, čímž vznikne vrstvička mědi, tlustá asi 0,01 milimetru. Pak se nakreslí na elektronku mřížkový svod odpornou barvou a vysuší při teplotě 50° sálavým teplem.


Tiskoucí se obvody vysílačů a přijímačů na steatitové destičky, používá se ustáleného způsobu, a to náčtu přes šablonu. Toto způsobu lze však použít i u skla, porcelánu, bakelitu a lucitu. Nejvhodnější je steatit pro svou hustotu a tvrdost, jakož i odolnost vůči vodě, rozpustidlům a dokonce i kyselinám.

Tištěné stříbrné spoje se nanáší přes hedvábnu nebo kovovou šablonu ze síťky, obsahující příslušný obrazec. Dobře se uplatnilo pravé švýcarské hedvábí, měď, fosforbronz a nerezavějící ocel v podobě síťky se 120 až 200 otvory. Šablonu se přiloží na čistou keramickou destičku a přetře se stříbrným inkoustem. Pro ploché destičky lze použít i razítka.

Stříbrná barva je složena z velmi jemně rozptýleného stříbra nebo kysličníku stříbrného, smíšeného s pojidlem, aby vznikla pasta, a rozředěného vhodným rozpustidlem, na př. acetonom. Pro velmi hladké plochy, na př. na steatitu, je možno přidat prásek z lehce tavitelného skla pro větší přilnavost. Po vytíštění obrazce se destička vyhřívá na 800° C; tím se stříbro trvale spojí s destičkou. Existují ovšem barvy, které není třeba vypalovat při vysoké teplotě pro takové případ, kdy zařízení není možno příliš zahřívat. Vypalované barvy však mají výhodu dokonale přilnavostí k destičce a lepší elektrické vodivosti.

Je-li základní destička z umělé hmoty, jako je bakelit nebo trotilit, je postup jednodušší. Spoje se nanáší opět šablonou, používá se však barev, které schnou při pokojovém nebo jen o málo vyšší teplotě. Vhodná stříbrná barva se skládá z práškovaného stříbra, ve stříbrném roztoce, jehož hustota se řídí přídavkem acetátového rozpustidla. Nejlepší výsledky jsou s velkým obsahem stříbra, asi 65 %. V USA jsou již v prodeji barvy namí-

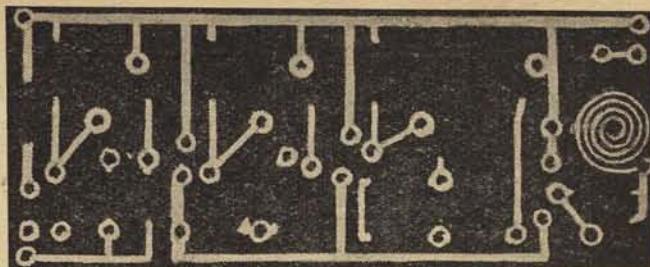Další podrobnosti  
ze zahraničního  
tisku




Vedlejší obrázek ukazuje lucitovou destičku s natištěnými spoji, odpory a spájecími mísami. Dole je žátyelektronkový superhet, namontovaný na téže destičce. Vpravo je drobná cívka, vytvořená jako vodivá spirála, s vnitřním vývodem na druhé straně destičky.

chané a připravené k použití, které schnovou při krátkém vystavení teplotě 50° C nebo přes noc při pokojové teplotě.

Vodivost této spojů je poněkud menší než spojů vypalovaných, obvykle však stačí pro většinu elektronických obvodů. Pro zlepšení vodivosti se spoje na destičce postříbří elektrolyticky v roztoce kyanidu stříbrného proudem 0,2 A po 15 minut.

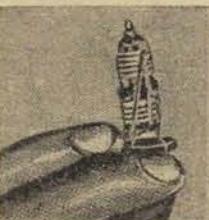Před nanášením spojů se lucitová\* destička umyje ve zředěném roztoce fosforečnanu sodného, aby se očistila od mastných skvrn, opláchně ve vodě a suší při



Elektronka-vysílač.  
Na baňce drobné elektronky je stříbrnou barvou na kreslená cívka resonančního obvodu, po případě kondenzátor atd.

teplotě 50° C. Po upevnění odporů a kondenzátorů se celek chrání tenkou vrstvou lucitového laku před vlhkem a jinými vlivy.


Zásadně je výhodnější používat hotových barev než je míchat v laboratoři (ovšem v USA, pozn. referent). To platí zvláště pro stříbrné barvy. Dobrý přípravek pro kreslení cívek vysílačů na elektronky je vodivá barva s křemičitanem sodným, známá jako Sauereisenconductulate. Tato barva schne na vzduchu při pokojové teplotě a snadno se postříbřuje. Dobrý, laboratorní připravený roztok pro stříbrnou barvu na keramický podklad má toto složení:

|        |   |
|--------|---|
| 60 %   | práškového stříbra,                               |
| 15 %   | celulosového laku,                                |
| 11,5 % | ethylacetátu,                                     |
| 11,5 % | metaboritanu olovnatého<br>(v orig. lead borate). |

Tato barva se vypaluje při 800° C a dává výborné výsledky; přilnavá síla je 2,5 kg/mm<sup>2</sup> a vodivost je rovněž dobrá. Pro nanášení na sklo je vhodnější směs:

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| 76 %                    | kysličníku stříbrného,           |
| 4 %                     | surového lněného oleje,          |
| 12 %                    | křemičitanu olovnatého,          |
| 8 %                     | minerálních éterů jako ředitela; |
| vypaluje se při 450° C. |                                  |

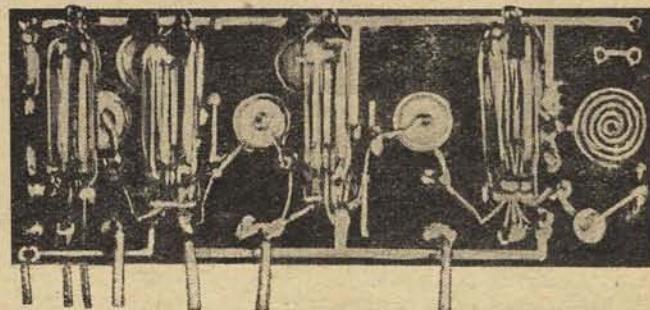\* Lucit je jeden z thermoplastických isolantů, podobný trotilitu.



Keramické kondenzátory se dělají z roztoku titančitanu, které mají velkou dielektrickou konstantu, a připájají se na své místo. Jejich průměr je 3 až 11 mm a tloušťka 0,25 až 0,5 mm. Kapacita záleží na směsi, tloušťce destičky a velikosti postříbřené plochy. Hodnoty kapacity jsou od 6,5 do 10 000 pF a kondenzátory se připájají na destičku pájkou s nízkým bodem tání, kterou se připájají na celé ploše, aniž se tím pokazí. Taková pájka je na př. vizmutová ze 40 % vizmutu, 40 % olova a 20 % cínu; taje při 110° C. Elektronka a přívody se na destičku připájají pájkou, obsahující třetinu olova a dvě třetiny cínu s příměskem 2 % stříbra, aby dobře splynula s postříbřenými plochami vedení a přitom nevstřebávala stříbro.

Odpory se kreslí směsi, která se suší při 150° C a má toto složení:

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 15 % | práškového grafitu,                |
| 29 % | fenolaldehydového laku (bakelit.), |
| 9 %  | lampové černí (amorf. uhliku),     |
| 47 % | alkoholacetátové směsi.            |

Tato směs se hodí pro nanášení na steatit, sklo a fenolaldehydy (bakelit). Pro methylmetakrylaty, jako lucit, plexiglas a trotilit se hodí nátrát z

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| 27,5 % | práškového grafitu,          |
| 34,5 % | methyl-metakrylátového laku, |
| 29 %   | toluenu,                     |
| 9 %    | lampové černí.               |

Suší se při pokojové teplotě.

Ačkoliv stříbrné spoje se nanáší ve vrstvičkách tlustých jen něco přes setinu milimetru, snesou prudové zatížení mnohem větší, než je třeba ve většině elektronických obvodů, i žávacích. Při zkouškách v Bureau of Standards byla stříbrná čárka, silná něco přes setinu milimetru a široká 3 mm, trvale zatěžována prudem jednoho ampéru a snesla jej bez obtíží. Teprve při 18 ampérech popraskala. Obvyklá zatížitelnost odporu je desetina až třetina wattu, je však možno dělat tímto způsobem i odpory větší.

Spoje lze na destičky a elektronky namístit celkem šestí různými způsoby: tištěním, rozprašováním, chemickým usazováním, pokovením ve vakuu, ražením a elektrofotograficky. Všechny tyto způsoby jsou ještě ve vývoji a můžeme očekávat další zajímavé pokroky.

Tištěné obvody jsou výhodné nejen pro úsporu rozměrů, ale hlavně zjednoduší a usnadňují výrobu a omezují chyby, protože tyto metody lze do značné míry automatizovat. To je přednost nové techniky, které se zatím nevěnovalo tolk po zornosti, jako zmenšení rozměrů.

# VSTUPNÍ OBVODY

pro zdroje s kapacitním vnitřním odporem

1. Zdroje s kapacitním charakterem vnitřního odporu jsou takové, které vyhovují náhradnímu schématu podle obrazu 1a: Tedy: kondensátorové mikrofony a snímače, a v prvním přiblížení též zdroje napětí, založené na piezoelektrickém zjevu.

2. Nejdé nám o důsledku rozdílu mezi amplitudovým a rychlostním systémem, ani o případech, které z technických důvodů nevyhovují požadavku zanedbatelného nelineárního skreslení. Spiše se chce zabývat dolním koncem frekvenční charakteristiky v jednom mezném případě a ověřit si, že i v tomto oboru platí jistá zákonitost, všeobecně známá pro rozsah vysokých kmitočtů v technice širokopásmových zesilovačů.

3. Ve snaze o lepší názornost jsme se vyhnuli symbolickému výpočtu v přesvědčení, že fázový důsledek spojení jednoduchých impedancí je všeobecně znám.

4. Způsoby připojení event. nutného stejnosměrného předpěti jsou jednoduché a ve svých schématech je proto vynescháváme.

Připojíme-li kapacitní zdroj paralelně k mřížkovému svodu vstupní elektronky, nastává úbytek hlubokých frekvencí, počínaje kmitočtem  $f = 1/2\pi RC$ , pro  $-3$  dB,  $45^\circ$ . Pro nižší frekvenci je zdroj relativně více zatížen a napětí na mřížce elektronky se tedy liší od ems zdroje jak v prosté hodnotě, tak ve fázi. Případ je obdobou kapacitní vazby mezi dvěma elektronkami. Při malé kapacitě zdroje a požadavku rovného přenosu rel. nízkých frekvencí se přijde k tak velikým odporem, že by mohly ohrozit stabilitu pracovního bodu elektronky. Úbytek hloubek, způsobený zachováním svodu v přípustných mezích, se sice může nahradit opravným obvodem, zařazeným do dalších stupňů, je však daleko výhodnější a jednodušší, upravit vstupní obvod tak, aby vyhovoval oběma požadavkům. Několik příkladů je na obrazu 1b, c, d. Odpor  $R$  a kapacita zdroje  $C$  jsou ve všech příkladech ovšem stejně, hodnota  $R$  bude nejvíce taková, aby nebyla překročena mezi udanou výrobcem.

A. U obvodu 1b je požadavek dostatečně veliké časové konstanty spinění zařazením odporu  $R_1$  do série se zdrojem. Spodnímez lineárně přenášených frekvencí se posune s hodnotou  $\omega_0 = 1/CR$  k hlubším kmitočtům na hodnotu  $\omega_1 = 1/(C(R + R_1))$ . Při této frekvenci je na mřížce elektronky napětí


$$e = \frac{E}{\sqrt{2}} \cdot \frac{R}{R + R_1}$$

Za  $R$  a  $R + R_1$  dosadíme do vzorce hodnoty z výrazu pro  $\omega_0$  a  $\omega_1$ , a dojdeme tak k výsledku

$$e = \frac{E}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\omega_1}{\omega_0}$$

B. Kmitočtový průběh můžeme také rozšířit umělým zvětšením kapacity zdroje, obraz 1c. Při přerušeném odporu je na mřížce elektronky napětí

$$E' = E \cdot C / (C + C_1)$$

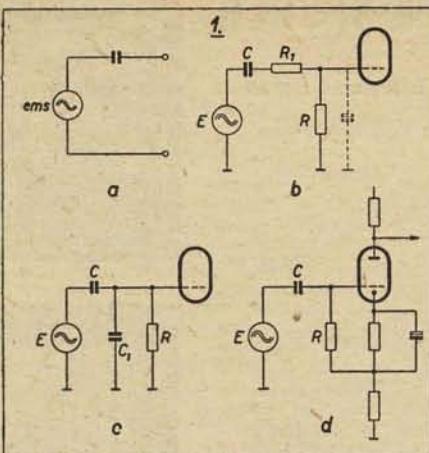

Připojíme-li odpór  $R$ , pak se podle Théveninovy poučky při frekvenci  $\omega_1 = 1/R(C + C_1)$  zmenší napětí  $E'$  na hodnotu  $E'/\sqrt{2}$ .

Tedy

$$e = \frac{E'}{\sqrt{2}} = \frac{E}{\sqrt{2}} \cdot \frac{C}{C + C_1}$$

Po dosazení  $\omega_1$  a  $\omega_0$  (význam jako předešle) přicházíme k výrazu

$$e = \frac{E}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\omega_1}{\omega_0}$$

C. Ke zvětšení vstupní impedance lze s výhodou použít proudové zpětné vazby. Kathoda elektronky na obrazu 1d má jisté střídavé napětí proti zemi a odporem  $R$  protéká proud, který odpovídá rozdílu mezi napětím mřížky a kathody. Zdroj je tedy zatížen zdánlivě větším odporem,  $R' = R(1 + kz)$ . Na mřížce elektronky bude tedy při frekvenci

$$\omega_1 = \frac{1}{CR(1 + kz)}$$

napětí  $e = E/\sqrt{2}$ . V důsledku negativní zpětné vazby se však zmenší původní zisk elektronky koeficientem  $1 + kz$ . Tento pokles převedeme na stranu mřížky,


$$e' = \frac{E}{\sqrt{2}(1 + kz)}$$

a za  $1 + kz$  dosadíme  $\omega_0/\omega_1$ . Výsledek

$$e' = \frac{E}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\omega_1}{\omega_0}$$

jak se jeví na anodě elektronky, je totožný s oběma předcházejícími výrazy (A, B).

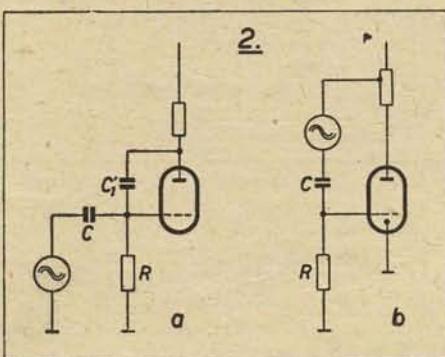Hladina rovné části kmitočtového průběhu se při umělém rozšíření rozsahu sníží úměrně s posunutím spodní meze lineárně přenášených frekvencí. Ať po-



užijeme jakéhokoliv zapojení, má rozšíření kmitočtového průběhu v důsledku poměrný pokles napěti přímé části frekvenční charakteristiky. Je ovšem předpokladem, že všechny ostatní provozní podmínky jsou stejné.

Různá zapojení mají proti sobě různé osobité přednosti a nevýhody, ty se však netýkají napěti a spodní meze kmitočtového průběhu. Na př. zapojení 1b je citlivé na kapacitu elektronky a přívodu, a v běžných případech by pokles výšek byl jistě podstatný (nutnost kapacitního využití překlenutím  $R_1$  malým kondenzátorem). Tuto vadu nemají druhá dvě zapojení; obvodu podle 1c nemůžeme však použít pro event. připojení zdroje s jiným než kapacitním charakterem. Vstupní obvod s negativní zpětnou vazbou (1d) je naproti tomu citlivý na kathodové bručení. Všechny tři způsoby se mohou navázet kombinovat a každý z obvodů může projít několika mutacemi. Na př. u obvodu 1c se dá kondenzátor  $C_1$  nahradit uměle zvětšenou dynamickou kapacitou elektronky (obraz 2a). Obvod 1d lze poznamenat podle obrazu 2b tím, že se kathoda alespoň kapacitou spojí se zemí, odpadne tak nebezpečí bručení, a dříve uzemněná svorka zdroje se spojí s obvodkou anodového odporu. Taková úprava je oprávněna ve spojení s kondenzátorovým mikrofonem, který má takto zároveň postaráno o předpětí. Nevýhodou je nemožnost uzemnit jednu z přívodních svorek. Jestliže vynecháme kathodový odpor a předpěti získáváme mřížkový proudem, působí zařízení do jisté míry i jako expander. Přijde-li totiž na mřížku větší střídavé napětí, zvětší se předpětí, elektronka teče menší proud, napětí na anodě stoupne a tím se zvětší i předpěti mikrofonu; jeho citlivost se zvětší. Rozšířením dynamiky reaguje i fotonka podobně připojená.

Vlastimil Šádek

## KMITOČTOVÁ MODULACE

s úzkým pásmem

Abychom lépe pochopili činnost a výhody tohoto nového modulačního způsobu, kterého často používají američtí amatéři a výrobci různých služebních i soukromých vysílačů (viz na př. přístroje firmy KAAR Engineering Comp. pro telefonní spojení jedoucích automobilů, soukromých letadel a vlaků), zopakujme stručně přednosti i nevýhody, které přináší FM (viz též podrobný článek prof. Dr Ing. J. Stránského v RA č. 2):

1) Největší výhodou FM je necitlivost na atmosférické i místní poruchy. Rovněž se u ní prakticky nevykytuje interferenční rušení stanic, pracujících na společné vlně. Abychom využili plně těchto výhod, musíme však volit značný kmitočtový závěr nosné vlny (americká rozhlasová norma předpisuje  $\pm 50$  kc/s), a to má několik nevýhod: Šířka postranních pásem je mnohem větší než u AM se stejnou mřížkovou charakteristikou, takže na pásmu můžeme umístit poměrně málo vysílačů, proto je nezbytno použít kmitočtů nad 20 Mc/s a tím je ovšem dosah vysílače omezen na optický okruh. Také v přijimači působí široké postranní pásmo obtíže. Vf a mf obvody musí mít širokou propouštěcí křivku, a to zmenšuje zisk jednotlivých stupňů.


2) Při FM mohou být koncové stupně vysílače plně využity, protože v frekvenci má stálý rozkmit. Odpadá také veliký a choulostivý modulátor, protože modulaci můžeme provést již v oscilátoru. Celková účinnost vysílače se tedy podstatně zlepší. K tomu přistupuje ještě jedna méně známá výhoda — FM vysílač nemůžeme přemodulovat. Zvětšením modulačního napětí se zvětší pouze kmitočtový zdvih, ale nepřetíží se koncový stupeň a nenastává skreslení na modulačního kmitočtu. Naopak přináší však FM značné zkomplikování modulačního nebo stabilizačního okruhu. Modulujeme-li přímo oscilátor (reaktanční elektronou) nemůžeme na stabilizaci nosného kmitočtu použít krystalových výbrusů a musíme vysílač stabilisovat velmi složitým elektro-mechanickým způsobem. Oscilátor, řízený krystalem, musíme zase modulovat složitými, drahými a choulostivými modulačními elektronami (viz na př. phasitron fy General Electric), kterých však nelze použít v mobilních zařízeních.

Stavíme-li však FM zařízení pouze pro přenos řeči, postačí pro velmi věrný přenos šířka pásmo 100–5000 c/s. Zmenšíme-li současně rozkmit na 5–6 kc/s, bude šířka postranných pásů rovna přibližně součtu těchto kmitočtů (viz Proc. I. R. E. March 1947), tedy asi  $\pm 10$ – $11$  kc/s, takže můžeme použít FM i na nižších frekvencích (theoreticky od 500 kc/s, prakticky asi od 2–3 Mc/s). Současně s užším postranním pásmem se zvětší zisk mf stupňů přijimače, pro stejně zeslisení vydej mnohem jednodušší. Necitlivost na poruchy ovšem značně klesne, je však stále lepší, než u nejlepšího přístroje AM s dokonalým „zabíjecem“ poruch. Omezovací stupeň před diskriminátorem (limiter) působí totiž mnohem účinněji než dosavadní odrušovací obvody pro AM. Necitlivost na interferenční rušení zůstane však v plném rozsahu zachována, protože nezávisí na

kmitočtovém rozkmitu. V nouzi můžeme tento signál přijímat i obyčejným přijímačem pro AM (v přímém zapojení nebo superhet), naladíme-li jej tak, aby signál padl na strmu stranu resonanční křivky — změny frekvence způsobují změny amplitudy a tím přivedou FM na AM, kterou již běžně zpracuje obyčejný detektor.

Během války využily laboratoře firmy Sonar Radio Corp. (viz QST, leden 1947) pro NBFM, používanou spojeneckými armádami, nový jednoduchý modulační stupeň pro oscilátory řízené krystalem, který vlastně pomohl dnešnímu rozšíření tohoto modulačního způsobu, protože plně zachovává výhody FM vysílačů, jak jsme je uvedli pod 2), nemá však jejich nevýhody: Modulační obvod je velmi jednoduchý, jak vidíme na obrázku 1. Modulátor je vlastně odpornově vázaný zesilovač, na jehož mřížku přivádíme jednak v frekvenci z oscilátoru, jednak nf modulačního napětí (audio). Do anodového obvodu se vfrekvenci přenáší dvěma cestami: Přímo kapacitou  $C_{gp}$  mezi anodou a mřížkou, tato složka ( $E_1$ ) je přibližně ve fázi s vfrekvenci napětím na mřížce. Na anodovém odporu  $R_4$  však vzniká druhé vfrekvenci obvykle značným způsobem elektronky — toto napětí ( $E_2$ ) je však posunuto fázově proti mřížkovému budicímu přibližně o  $180^\circ$ . Sečteme-li obě napětí vektorově (viz vektorový diagram na obrázku 1) dostaneme výsledný vektor  $E_p$ . Přivedeme-li však na budici mřížku ještě nf signál, mění se nám v jeho rytmu zeslisení elektronky a tím i velikost vektoru  $E_1$ , zatím co napětí přenášené kapacitou zůstává prakticky beze změny. Jak vidíme z vektorového diagramu, způsobují změny velikosti vektoru  $E_1$  změny fáze vektoru  $E_p$  (naznačeno čárkovaně —  $A'$  a  $B'$ ), čili způsobují fázovou a tedy i frekvenční modulaci.

Změny jsou však poměrně malé (asi

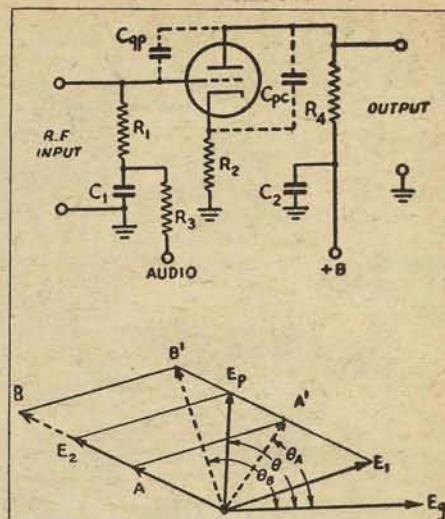


Obrázek 1. Princip zapojení NBFM modulátoru a vektorový diagram v frekvenci napětí v anodovém obvodu. Vektor  $E_g$ -napětí na mřížce  $E_l$ -napětí, přenesen kapacitou  $C_{gp}$ ,  $E_2$ -napětí, vzniklé zesilovacím pochodem v elektronce,  $E_p$  — výsledný vektor v anodovém napětí.

250 c při 4 Mc/s), takže bychom museli pro žádaný frekvenční zdvih ( $\pm 5$ – $6$  kc/s) použít několika stupňů, násobcích kmitočtů. Proto byl obvod zdokonalen a zapojen podle obrázku 2. Zapojením laděného obvodu do anody a přidáním obvodu  $L_2$ – $C_4$  byly nastaveny fázové poměry tak, že malé změny vektoru  $E_2$  způsobují značnou fázovou modulaci. K většemu fázovému zdvihu přispívá také železové jádro čívky  $L_1$ , jehož permeabilita se poněkud mění s protékajícím anodovým proudem a tedy i v rytmu modulujícího napětí. Tímto zapojením dosáhneme kmitočtového zdvihu asi 1,5 kc/s při 4 Mc/s ( $\pm 0,75$  kc/s), což dá rozkmit  $\pm 6$  kc/s již na 29 Mc/s.

Celkové zapojení oscilátoru a modulátoru pro amatérské stanice vidíte na obrázku 3. Zařízení má jen tři zesilovací elektronky — dvě dvojitě triody 6SL7GT a koncovou pentodu 6V6GT. Napětí z mikrofonom nebo přenosky se zesilí v obou částech dvojité triody a přivádí se na modulační elektronku (přes korekční obvod C8-R8), kterou současně budí vfrekvenci napětí (3,5 Mc/s) z krystalového oscilátoru (druhá polovina 6SL7GT). Na anodovém LC obvodu, naladěném na kmitočet krystalu, vzniká FM s celkovým kmitočtovým zdvihem 1,5 kc/s. Ve zdvojovacím stupni, osazeném elektronkou 6V6GT, se základní kmitočet i kmitočtový zdvih násobí dvěma, takže na výstupu modulátoru máme FM signál 7 Mc  $\pm 1,5$  kc/s o výkonu asi 3 W, což bohatě postačí k využití dalších stupňů obvyklého amatérského vysílače. Velikost kmitočtového zdvihu fidičme velikost nf napětí — potenciometrem  $R_1$  — takže pro každé pásmo, na kterém je povolena NBFM, si lehce můžeme nastavit potřebný zdvih. Modulátor je napájen z jednoduchého eliminátoru s usměrňovačkou 5Y3GT.


NBFM se osvědčil jak v profesionálním provozu, tak i na amatérských pásmech, takže americká ARRL jedná s federální komunikační komisí (FCC), aby pro tento způsob modulace byla otevřena další amatérská pásmata. Doufejme jen, že i naši amatéři nás brzy překvapí svými úspěchy s NBFM.

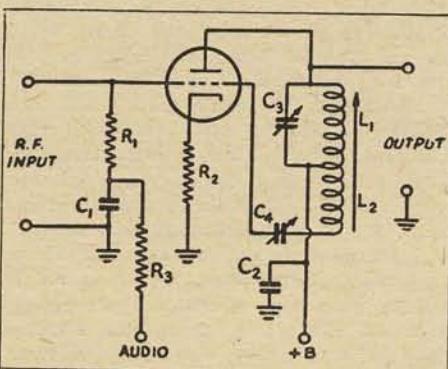


Obrazek 2. Zdokonalené zapojení modulátoru. Poměr závitů  $L_1$  k  $L_2$  je 2,4:1.

Obrazek 3. Zapojení oscilátoru a modulátoru. Kondensátory a odpory:  $C_1$ – $25\text{ }\mu\text{F}/25\text{ V}$ ,  $C_2$ ,  $C_4$ – $10\text{ nF}$ ,  $C_3$ – $400\text{ pF}$  slídový,  $C_5$ – $50\text{ pF}$  slídový,  $C_6$ ,  $C_8$ ,  $C_{10}$ ,  $C_{14}$ ,  $C_{15}$ – $5\text{ nF}$  slídový,  $C_7$ ,  $C_{12}$ – $250\text{ pF}$  slídový,  $C_9$ – $2\text{ pF}$  otočný,  $C_{11}$ ,  $C_{13}$ – $75\text{ pF}$  otočný,  $C_{16}$ ,  $C_{17}$ – $8\text{ }\mu\text{F}/450\text{ V}$ ,  $C_{18}$ – $0,1\text{ }\mu\text{F}$ ,  $R_1$ – $0,1\text{ M}\Omega$  log. potenciometr,  $R_2$ ,  $R_3$ ,  $R_5$ ,  $R_9$ – $0,25\text{ M}\Omega$ ,  $R_4$ – $1\text{ k}\Omega$ ,  $R_6$ – $30\text{ k}\Omega$ ,  $R_7$ – $50\text{ k}\Omega$ ,  $R_8$ ,  $R_{10}$ – $25\text{ k}\Omega$ ,  $R_{11}$ – $0,1\text{ M}\Omega$ .

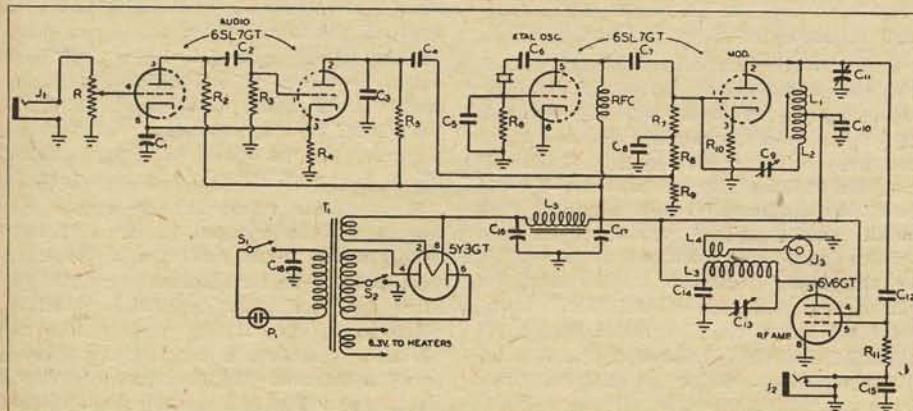Cívky:  $L_1$ –36 závitů,  $L_2$ –15 závitů na společné kostce  $\varnothing+15$  mm se železovým jádrem.  $L_3$ –37 závitů na kostce  $\varnothing 20$  mm.  $L_4$ –2 závity kolem „studenného“ konce  $L_3$ .  $L_5$ –20 H/70 mA. RFC – vfrekvenci tlumivka 10 mH.



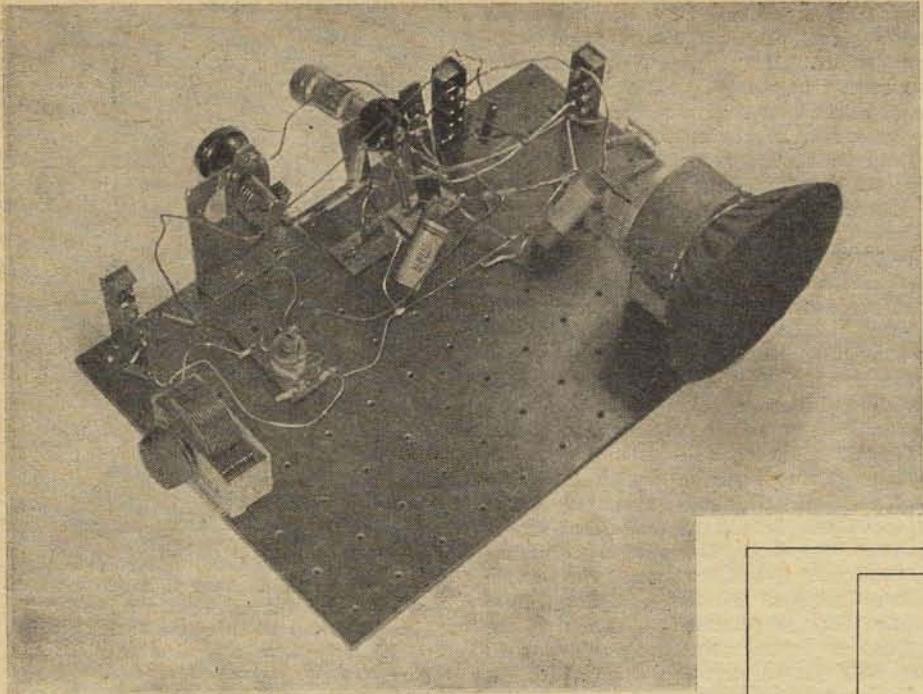

## AUDION S HLASITÝM PŘEDNESEM

*Nejprostší přijimač na stejnosměrný proud*

Hlasitě hrající přijimač s jedinou elektronkou je lákavým objektem už z důvodů hospodářských. Postačí-li mnohde pro sluchátkový poslech krystalka, měla by pro hlasitý poslech blízkých vysílačů stačit jediná koncová elektronka, a takový přijimač je pak velmi laciný. Návrh podobných přístrojů jsme zde již podali: byly to reflexní přijimače s elektronkou ABL1 nebo UBL21, kde koncová pentoda pracovala jako vf zesilovač s neladěnou aperiodickou, anodou, diody byly zapojeny jako detektor, a táz elektronka zesilovala ještě signál tónový. Přistroje tohoto druhu (popsané v RA č. 11/1942 a 10/1937) získaly si zasloužené oblibu svou úsporností a pěkným výkonem. Tentokrát jsme chtěli vystačit s jednodušším zapojením, kde by koncový systém pracoval podobně jako mřížkový detektor a při dostatečném zesílení i výkonu dovolil využít i zpětné vazby.

Takový přístroj je zvlášť výhodný pro stejnosměrnou síť, kde může odpadnout elektronka usměrňovací. Úspora jedné elektronky značí pak plných 50 % zisku. U přístrojů universálních, kde usměrňovací elektronku potřebujeme, není úspora tak nápadná, i tam však může být vitálně jednoduchost. Zájemci mohou tedy popsané úpravy využít i pro přístroje univerzální nebo dokonce s transformátorem, jen na střídavý proud. V takových případech ovšem je rozšíření o jednu elektronku, tedy na standardní dvoulampovku, jen o málo nákladnější a přece jen podstatně výkonnější. (Chystáme ostatně universální „dvoulampovku“ s jedou UCH21; má větší citlivost, ale o něco menší hlasitost.)

**Zapojení.** Aby přístroj byl co možná prostý, má jediný rozsah středních vln s upravenou cívku pro odlaďovač. Palafér 6324 a yzduchový nebo trolitulovým ladícím kondensátorem. Úprava záleží

zapojení, kterým byla z plně využitě koncové elektronky vynucena činnost audionu se zpětnou vazbou. Zpětná vazba je řízena nezvyklým způsobem, regulací vf napětí, přiváděného na řidicí mřížku.


v dovinutí 15 závitů dobře izolovaného drátu 0,15 až 0,3 mm přes vinutí, které již na cívce je. Vazba s antenou je přes ochranný kondensátor na odbočku odlaďovacího vinutí. Pro méně výkonného antenu pokojovou můžeme použít odbočky výše položené, nebo dokonce horního konce vinutí, vždy ovšem přes ochranný kondensátor asi 200 pF. Také uzemnění smíme připojit jen přes ochranný kondensátor, a přístroj sám stavíme na kostru dřevěnou nebo pertinaxovou, neboť ss síť je přímo, galvanicky spojena s přístrojem, a nesmí být přímo uzemněna. Hledáme také zajistit kovové části před dotykem (rotor ladícího kondensátoru a j.), neboť proti zemi bijí. To znamená použít knoflíků se závitěnými st. věcmi šroubkami.

Z druhé odbočky cívky vede vf napětí přes kondensátor 100 pF na demodulační diodu. Na svodu 0,3 MΩ vznikne nf napětí (vedle ostatních složek), které jde přes vazební kondensátor 10 000 pF na řidicí mřížku koncové pentody. V cestě je vf filtr z odporu 0,1 MΩ. Abychom však mohli použít zpětné vazby, je na tuto mřížku zavedeno zmenšené vf napětí, a to přes malý řiditelný kondensátor, na př. trimr o plné kapacitě asi 20 pF, upravený tak, aby ho mohli otáčet při obsluze přístroje. Rotor spojujeme s ladícím obvodem, stator na mřížku, jinak bude mít přiblížení ruky vliv na zpětnou

Tak vypadala pokusná úprava, na níž jsme zapojení zkoušeli. Vlevo ladící kondensátor a cívka, za nimi kondensátor pro řízení zpětné vazby (starý neutralizační), dále elektronka UBL21 a připojené součásti.

vazbu. — K zavedení zpětné vazby používáme nikoli anody, nýbrž stínici mřížky, v jejímž obvodu je vřazeno vinutí pro zpětnou vazbu, které jsme na cívku dovinuli. Tím dosáhneme toho, že v anodovém obvodu je jen malý zbytek vf napětí a zpětná vazba nepůsobí nepříjemné efekty, které by jinak zavinily přílišný zisk v anodovém obvodu. Obvod reproduktoru je obvyklý, kondensátor 2000 pF odstraňuje z něho zbytek vf napětí.

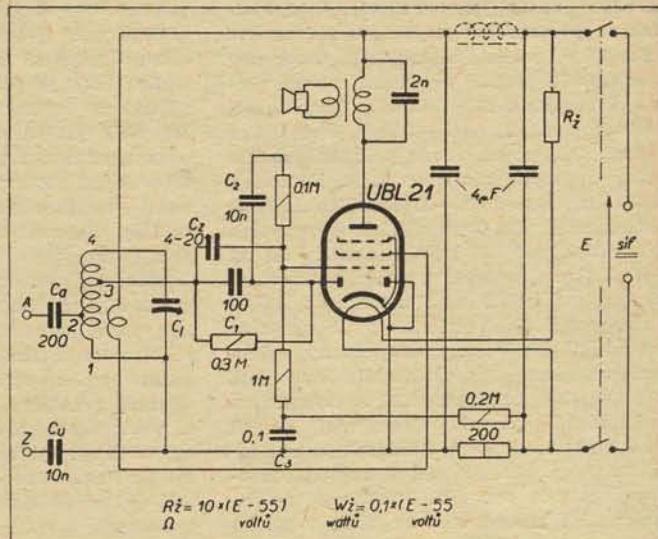Napájecí část počítá s použitím pro ss síť. Není tu tedy usměrňovač, a protože ss síť má poměrně hladké napětí, nepotrebujeme ani zvlášť důkladnou filtrace, tim



spíše, když chybí citlivý nf stupeň. Nezmíme však použít k filtrování elektrolytických kondensátorů, protože nemáme zaručeno připojení správným polem, a kdybychom připojili přístroj opačně, tu by se elektrolytické kondensátory v anodovém obvodu probily. Vystačíme však s poměrně malými kondensátory papírovými, u nichž na připojení nezáleží; při chybém zapojení pólů síť, t. j. opačně než je vyznačeno ve schématu, přijimač mlčí. Mřížkové předpětí pro koncovou elektronku vzniká na odporu 200 ohmů, odpor 0,2 MΩ s kondensátorem 0,1 až 0,5 μF odstraňuje z něho nf složku, která by zmenšovala zisk zápornou zpětnou vazbou. Žhavicí obvod je zapojen těsně za vypínač přímo na síť přes odpor, jehož velikost záleží na napěti síť, a vypočteme jej podle vzorce ve schématu. Pozor, aby tento obvod nebyl zapojen až za odpor 200 ohmů. Tím by žhavicí proud protékal odporom pro předpětí, který by vzrostl na 20 V, a elektronka by nepracovala.

Reprodukтор volme takový, aby nepromarnil většinu výkonu elektronky, tedy raději s větším magnetem a s obvyklým výstupním transformátorem. Protože přístroj má jen málo součástí, vyplatí se vestavět jej do skřínky reproduktoru asi 20 cm v průměru, a tak vznikne ideální, levný a úsporný přijimač pro místní poslech. Ani v Praze, v dosahu dvou výkon-


Spojovací plánek s vepsanými hodnotami součástek; jejich rozložení není kritické. Otisk v původní velikosti lze koupit v redakci t. 1. spolu s výkresem schématu za Kčs 10,-. (Odpor 0,3 M $\Omega$  je zapojen odlišně než ve schématu, a také správně. Nicméně zapojení podle schématu je účinnější.)

ných vysilačů, nebylo zapotřebí odládovače. Zato se dařilo dosáhnout dostatečně hlasitého poslechu i s krátkou antenou náražkovou (nataženou v délce asi 4 m pod stropem místnosti), kterou jsme připojovali přes 200 pF na horní konec ladící čívky. S venkovní antenou, připojenou přes týž kondenzátor na nejdolejší odbočku, byl poslech tak hlasitý, jak to přípouštěl výkon koncového systému v UBL21 (anodový proud již mírně kolísal), a ještě za denního světla jsme slabě, ale bezpečně srozumitelně zachytily Berlin, což uvádíme jako doklad citlivosti.

Berlin, což uvádíme jako doklad citlivosti.

**Vysvětlení činnosti.** Přímět koncovou elektronku, aby pracovala téměř jako audion a přece měla plný koncový výkon, není tak docela snadné. Snad bude pokročilejší čtenáře zajímat, jak toho bylo dosaženo. Připomeňme z činnosti mřížkového detektoru, že demodulačním účinkem mřížky vzniká na svodu (zde  $0,3 \text{ M}\Omega$ ) trojí napětí: žádaná nf složka, vf zbytek a záporné napětí stejnosměrné (obrázek 72. v Praktické škole radiotechniky). Předpokládejme, že zpracovávaný vf signál je 1 volt, pak bude nf napětí zhruba 0,3 voltu (uvažujme hloubku modulace 30 procent), vf zbytek 1 volt a ss polarizační napětí asi 1,4 voltu. Kdybychom toto všechno vedli na řídici mřížku koncové elektronky, tu by především její předpětí záviselo na velikosti vf signálu (neboť mřížkový detektor nemá mezi mřížkou a kathodou stálé ss napětí, tvoří si je detekční činnost na svém svodu), a dále nf napětí bylo by zhruba třetinou té hodnoty, jaká by na mřížce mohla a měla být, aby bylo dosaženo plného výkonu.

Nemůžeme tedy použít běžného zapojení. Demodulujeme proto signál jednou z diod, kterou na štěstí v UBL21 máme, a na mřížku vedeme jen nf signál, kdežto ss část odstraníme vazebním kondensátorem 10 000 pF, a vf zbytek odporem 0,1 megohmu, který spolu s kapacitou mřížky proti kathodě a zemi tvoří „tónovou clonu“ pro vf napětí. Mřížka sama pak dostává stálé záporné předpětí, které vzniká na odporu 200 ohmů průtokem celého emisního proudu.

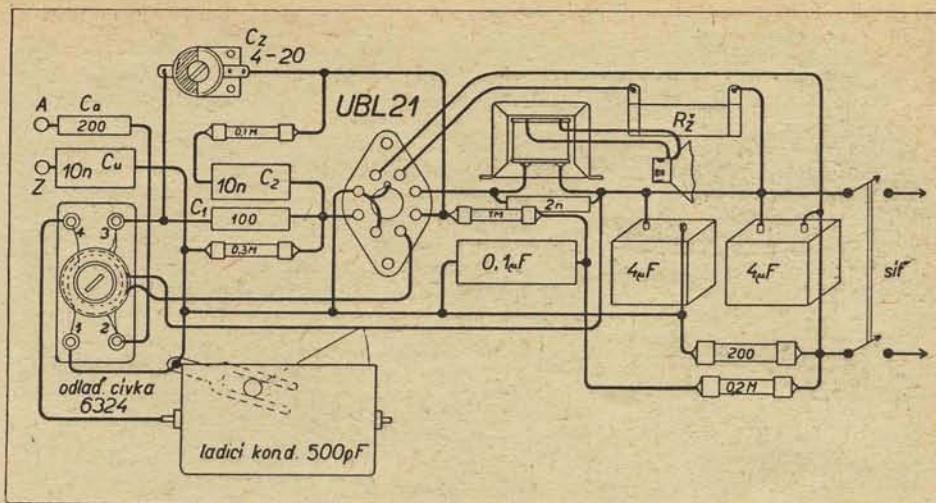

Abychom však mohli využít zpětné vazby, musí na mřížku přece jen přijít v napětí, které by v obvodu stínici mřížky vytvořilo v proud a odtlumilo ladici obvod. U mřížkového detektoru je na řídicí mřížce značný vý� zbytek. Zde jsme jej odstranili prve udaným způsobem, protože v původní velikosti je nepřípustný, přivedeme sem však vý� napětí přes malý kondensátor přímo z ladicího obvodu. To není totéž, jako bychom vychádili odpor  $0.1 \text{ M}\Omega$ , neboť v tom případě by byl na mřížce prakticky celý vý� zbytek, který je trojnásobný proti napětí a vyvolal by ještě jednou usměrňovací efekt na řídicí mřížce. Zde tvoří kapacita trimru spolu s kapacitou mřížky proti zemi dělič napětí, který zmenší vý� napětí asi na desetinu. Aby právě mohlo být toto napětí malé, máme zpětnou vazbu v obvodu stínici mřížky dosti těsnou. Nasazování zpětné vazby pak řídime změnou kapacity trimru, a při chodu zjistíme, že postačí kapacita 3 až 5 pF. Protože kapacita mřížky proti zemi je včetně dynamické kapacity asi desetinásobná, je na řídicí mřížce jen asi desetina vý� napětí z ladicího obvodu, a to činnost elektronky podstatně neruší. Nasazování vazby je k upodivu zcela měkké, ne lepivé, takže je snadné vyladit i vzdálenější stanice. Připojením demodulační diody na odboku ladici cívky dosáhneme menšího útlumu svodem, který nesmí přestoupit hodnotu  $0.3 \text{ M}\Omega$ , neboť podmínkou dobrého přenosu je, aby tento svod byl poměrně malý proti svodu následujícího obvodu mřížkového.

Přístroj jsme nestavěli v úpravě konečné, nýbrž vyzkoušeli jej „na prkénku“, jehož málo reprezentativní snímek otiskujeme jako doklad. Méně zkušeným zájemcům pomůže spojovací plánek, k němuž postačí dodat, že rozložení součástek není choulostivé a záleží jen na správnosti zapojení a bezpečnosti úpravy.


● Minulý měsíc vydala americká federální komunikační komise (FCC) přesné podmínky pro stanice, pracující v nelicencovaném pásmu 460—470 Mc/s (handie-talkie a walkie-talkie). Vysílače byly rozděleny do dvou skupin: Skupina A — vysílače s kmitočtem stabilisovaným s přesností  $\pm 0,02\%$  — mohou pracovat na jakékoliv frekvenci mezi 462 až 470 Mc/s, skupina B — vysílače laditelné nebo s frekvencí stabilisovanou s přesností větší než 0,2 %, smí pracovat jen ve středu pásmu kolem 465 Mc/s. Pásma 460—462 Mc/s je rezervováno pro stanice služební, mající stálé stanoviště. Maximální antenní výkon je omezen na 50 W a šíře postranního pásma vysílače na 200 kc/s. (Radio Craft, March 1947.)

### **Ukládání závitníku**


Popisovaný návrh usnadňuje udržování závitníků a příslušných vrtáků v pořádku, umožnuje snadné a rychlé vyhledávání. Podstatou je špalík z tvrdého dřeva, upevněný na zdi; má svisle provrtány trojice otvorů pro závitníky, které jimi volně procházejí. Příčně, tedy vodorovně, jsou jimi provrtány otvory pro příslušný vrták na jádro. Podržíme-li pod příslušnými otvory ruku a vytáhneme-li vrták, vypadnou závitníky do dlaní. Potřebujeme-li jen rozšířit závit v matici, povytáhneme vrták jen zčásti, takže vypadne jen závitník třetí, nebo i druhý, jak potřebujeme. Rozměry a tvar udává následkem.

Jeme, rozměry a tvar údava načrtej.  
Hranol z tvrdého dřeva hladce opracujeme, uvedené rozměry dodržme, protože pak hroty závitníků dosednou na válcovou část vrtáků a nejsou v nebezpečí ulomení, a také čtyřhrany závitníků vhodně vystupují z otvorů. Hrany zkulaťme a otvory pro závitníky zapustíme, abychom při vkládání nemuseli příliš „mířit“. Na celnou stranu hranolu vyrazíme nebo napišeme velkými zřetelnými číslicemi průměr závitníků. Proti ohmatání a ušpinění chráníme napuštěním vaselinou, olejem nebo voskem.

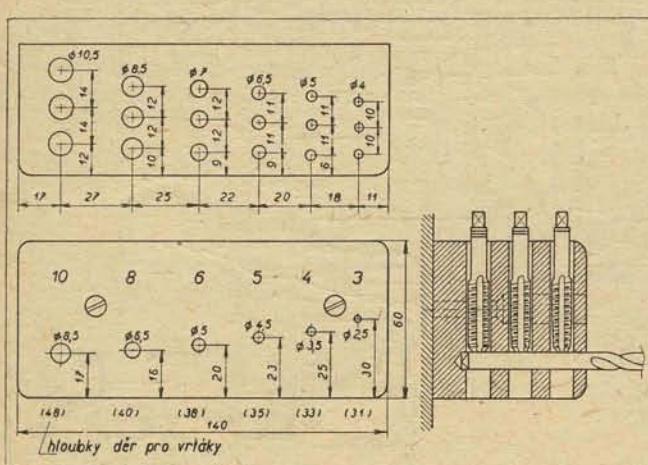nebo voskem.  
Závitníky ukládáme očištěné a nama-  
zané; pak se toto uložení osvědčí podstat-  
ně lépe než obvyklé vsouvání do dírek  
v prkénku (kde tenčí závitníky snadno  
urazíme nepozornou prací na stole), nebo  
dokonce než pouhé odkládání do krabičky,  
kde vyhledání žádaného závitníku stojí  
mnoho vzácného času. *Miloš Hansa*



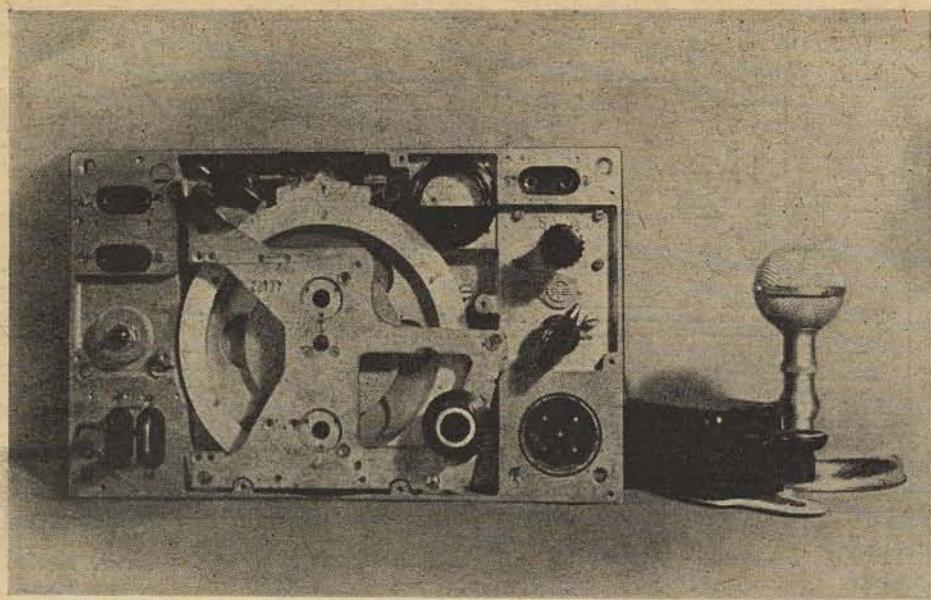Účelný způsob ukládání závitníků spolu s příslušnými vrtáky na vnitřní průměr matky. Schránka vyžaduje nepatrný náklad a práci, a šetří časem i cennými nástroji. Namísto zdlouhavého hledání v krabičkách s pomíchanými závitníky stačí povytáhnout vrták, označený příslušným závitem, a zvolené závitníky padají do dlaně, buď všecky, nebo jen velikosti, které potřebujeme.



## SPOLEHLIVÝ VYSILAČ PRO 56—60 Mc/s

MUC. Jaroslav STANĚK, OK2EL

Skvělé výsledky čs. amatérů-vysílačů na ultrakrátých vlnách letos v červnu jistě povzbudí mnoho našich amatérů ke stavbě přístrojů pro vyšší frekvenční pásmo. Největší zájem dosud — stejně jako před válkou — je o pásmo pětimetrové. S uspořojením zjištujeme, že se u nás začínají množit dokonalejší vysílací stanice a roste zájem o jakostnější příjem i vysílání, i když zatím jen ukv signálů nemodulovaných nebo modulovaných amplitudově. Pro tento provoz je určen také popisovaný vysílač, který je schopen vyzařovat stabilní telegrafické signály, modulované (ICW) i nemodulované (CW), a stejně tak telefonii. Po pokusech se třemi různými stanicemi, přibližně stejně výkonými, rozhodl se autor setrvat při tomto přístroji; jeho obsluha je pohodlná a rychlá a výkon takový, jaký jen bylo lze očekávat. Přístroj je přestavěný německý tankový vysílač UKW-S-10We, který byl určen pro pásmo 27 až 33 Mc/s, kde měl z německých tanků na amatérských kmitočtech patrně šířit chuť k mezinárodnímu přátelství. Poněvadž ho na našem území a v našich skledech zůstalo zřejmě větší množství, lze očekávat, že je mezi amatéry značně rozšířen. Autor proto věří, že pracovníkům na ukv přijde tento článek vhod.

Zmíněný přístroj je jako stvořen pro přestavbu na 56 Mc/s. Z původního přístroje ponecháme takřka beze změn většinu okruhu elektronek RL12P35 a RV12P4000. Je nutné vybourat přepinač,

Zapojení vysílače (bez modulátoru) s vepsanými hodnotami.

Jeden konec žhav. zdroje uzemněn, rovněž —300, —400 a +105 V uzemněno. Trafo nf oscilátoru má jádro asi  $1,5 \times 1,5$  cm a tato vinutí:

14—21 = 300 záv., 0,12 mčd, smalt.

14—24 = stejně.

12—13 = 1050 záv., 0,2 mčd, smalt.

L<sub>1</sub> a L<sub>2</sub> jsou původní cívky,

L<sub>3</sub> a L<sub>4</sub> mají po 5 záv., 1,0 mčd, holý, d = 13 mm, l = 28 mm, samonosné.


C<sub>4</sub> je původní antenní kondenzátor, rozebraný a změněny takto: stator má šest plechů, rotor pět plechů a mezery jsou dvojnásobné.

Hotový vysílač ECO-FD-PA před sladěním, přední panel odšroubován, škála dosud neočechována. Nad původní zásuvkou je přepinač „příjem - vysílání“, nad ním otočný kondenzátor koncového stupně a zdířky pro antenu i uzemnění. Vlevo dvoje zdířky pro klíč (CW a ICW), nad nimi přepinač „fonie - ICW“, nad ním zdířky pro šňůru k modulátoru a zdířky pro miliampérmetr v anodovém okruhu zdvojovače. Vedle nich knoflík anodového lad. kondenzátoru zdvojovače. Při vysílání ICW jsou zdířky pro klíč v kathodě LS50 spojeny nakrátko, jako na obrázku.

Po odstranění přebytečných součástí z přístroje (vyjmenovaných zhruba výše, podrobně pak srovnáním s novým zapojovacím vzorcem) postupujeme v přestavbě tak, že začneme kontrolou spojů a neporušenosti součástek, počínaje oscilátorem. Oscilátor je dobře vyřešen a ponecháme jej vlastně beze změny. Pracuje jako ECO na dvaceti metrech (13,5 až 16,75 Mc/s), anodový ladící obvod pak má nastaven na dvojnásobný kmitočet. Další stupeň už bude vyžadovat určitých změn. Především zde vidíme jiný odpor pro mřížkové předpětí v kathodě a zrušení mřížkové modulace v tomto stupni. Řídící mřížka jde tedy přes výtlumivku přímo k zemi. Pokud jde o mřížku, odbočku na L<sub>2</sub>, ukázává pokusy i měření, že je zbytečné s ní hýbat k horkému konci, i když druhá RV12P35 pracuje za uvedených podmínek jako zdvojovač. Mimo te bude moct ladit druhý ladící okruh přesně v souběhu s oscilátorem — když právě ponecháme odbočku netknutou. Dosažení souběhu třetího ladícího obvodu s předchozími dvěma už by bylo velmi obtížné a proto jsme nechali třetí otočný kondenzátor triály nezapojen. Cívku L<sub>2</sub> vymějeme z přístroje a místo ní vložujeme novou menší, zhotovenou podle tabulky cívek. Do prostoru určeného pro původní L<sub>2</sub> uložíme též miniaturní otočný kondenzátor nebo trimr, jehož nastavení musí být ovladatelné s přední strany přístroje. Odbočka pro řídící mřížku LS50 bude značně blízko u studeného konce cívky. Jestliže svodový kondenzátor 500 pF a tlumicí odporník 100 ohmů v anodovém přívodu zdvo-

skupinový kondenzátor, dva nf transformátory a nf tlumivku v pravé části přístroje. V získaném prostoru zbudujte nadbytek místa pro nový koncový stupeň s elektronkou LS50, která zde bude uložena patkou vzhůru. Původní koncový stupeň přístroje změníme ve zdvojovač kmitočtu tak, aby v jeho anodovém ladícím obvodu byl pro koncový stupeň k dispozici kmitočet 56 až 60 Mc/s. Mohli bychom sice také ponechat pracovat LS50 jako zdvojovač — tedy beze změn v předchozím stupni — avšak rozdíl účinnosti zdvojovače a přímého zesilovače jednoznačně mluví pro uvedené řešení.

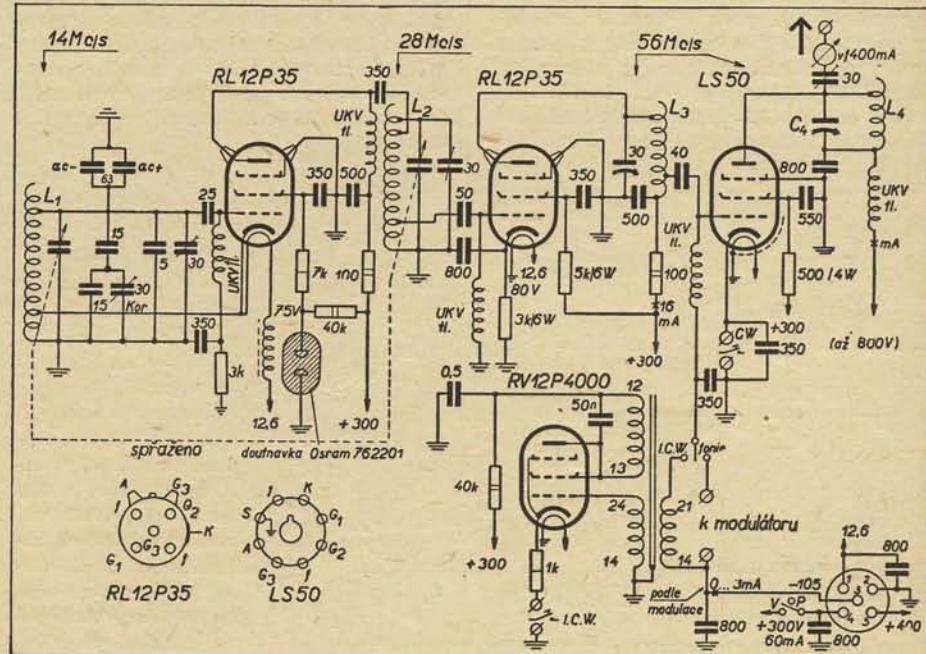
Původní modulátor, osazený v pentodou RV12P4000, necháváme v přístroji jen jako dobrý nf oscilátor pro vysílání ICW, kdežto pro telefonii používáme raději odděleného modulátoru, připojeného na jakostní krystalový mikrofon.



jovače ponecháme na původních místech, bude délka spoje mezi dolním koncem cívky a svodovým kondensátorem činit více než 5 cm. Bude to tedy také část cívky. Jestliže připojíme vazební mřížkovou kapacitu 40 pF na horní konec tohoto spoje (jinými slovy: na dolní konec pravidelně na vnitřek L<sub>s</sub>), bude koncová elektronka LS50 velmi přibližně správně využitá. — Užití kathodového automatického předpěti ve zdvojovači znamená výhodu (proti mřížk. svodu), že život této elektronky není ohrožen, i když přestane pracovat oscilátor. Předpětí, vznikající na tomto odporu, je dosti značné (asi 80 V), takže anodový proud zdvojovače značně klesne a pro napájení celého oscilátoru, zdvojovače a stínící mřížky elektronky LS50 vystačíme s prostým eliminátorem 300 V/60 mA.

Koncový stupeň vysílače je uložen v pravé části přístroje. Těsně za elektronku RV12P4000 vyvrtáme otvor pro LS50, jak je zřejmé z fotografie, a vedle něho připevníme nf transformátor 1:1:3.5. Původní antenní otočný kondensátor rozebereme (není třeba jej proto vymontovat) a složíme znovu tím způsobem, že mezi jednotlivé plechy rotoru i statoru uložíme po dvou distančních podložkách. Upravený kondensátor pak má šest plechů statoru a pět plechů rotoru. Místo původního složitého přepinače uložíme v této části přístroje prostý vypínač — k přerušení funkce oscilátoru při příjmu. Dvoje zdiřky pro klíč (ICW i CW) jsou na čelné desce vlevo dole, nad nimi místo tlačítka je přepinač fonie — ICW, nad ním zdiřky pro výstup z modulátoru a nejvýš uložených zdiřek vlevo lze užít k připojení miliampérmetru, zapojeného do anodového okruhu zdvojovače nebo koncového stupně. Anténa a uzemnění vedou k zdiřkám vpravo vedle antenního miliampérmetru.

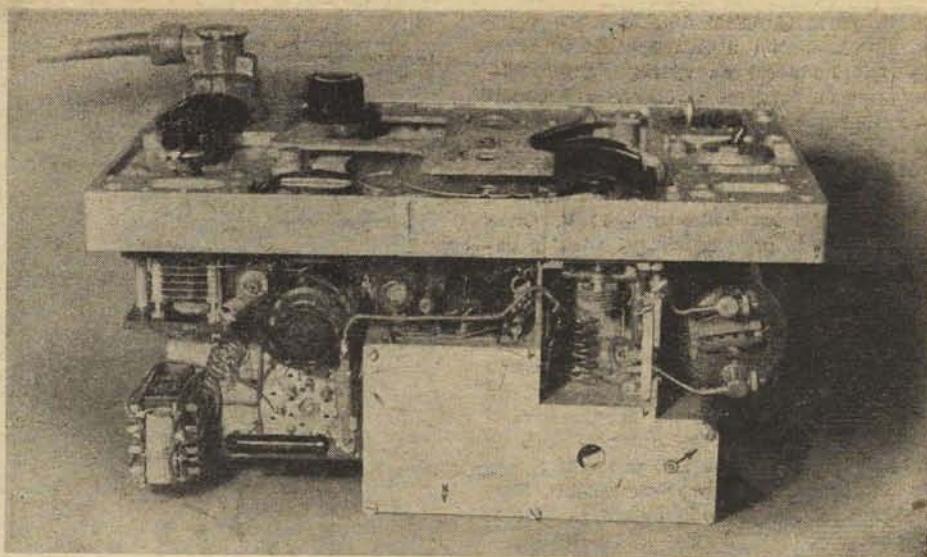Koncový stupeň zapojíme podle zapojovacího vzorce, a rovněž tak nf oscilátor. Ten vyrábí velmi pěkný tón o kmitočtu asi 1000 c/s a průběh jeho výstupního napětí je velmi přibližně sinusovka — díky kathodovému odporu 1000 ohmů. Užitím



Pohled na UKV vysílač shora. Vlevo upravený otočný kondensátor koncového stupně, pod ním transformátor nf oscilátoru, vedle něho objímka pro LS50, nad touto RV12P4000, vpravo elektronka pro zdvojovač s otevřeným krytem, v němž je anodový ladicí obvod zdvojovače.

složitějšího přepinače a ponecháním mikrofonního transformátoru 1:20 i modulačního 4:1 bychom sice mohli elektronky RV12P4000 užívat jako modulátoru i při vysílání telefonickém, avšak domníváme se, že uhlíková mikrofonní kapsle, pro kterou by toto zapojení bylo určeno, zde není na místě, protože by jen kazila dojem z našeho vysílání. Autor užívá krytalového mikrofona BRUSH-BR2S s třístupňovým zesilovačem (EF6, EBC3 a EL3). Do tohoto modulátoru je zamontován kvalitní výstupní transformátor pro linku 5 ohmů (reprodukтор, přehrávání desek), z níž se vede proud do stejněho transformátoru, zapojeného opačně, aby se na sekundáru zvedlo výstupní napětí na náležitou hodnotu (max. 25 V). V tomto „universálním“ malém modulátoru a zároveň gramofonním zesilovači je mimo vlastní eliminátor uložena další pentoda EF6 jakožto vstupní zesilovač pro přenosku, a její výstup je připojen k řídicí


mřížce EL3. Má tedy modulátor možnost nezávislého mísit reprodukované hudbu a rovněž má samostatnou tónovou clonu pro mikrofon i pro reprodukovanou hudbu.

Po zapojení koncového stupně vysílače a po přepojení nf oscilátoru připojíme přístroj na proudové zdroje. O zdroji pro 300 V jsme již mluvili v tom smyslu, že naň nejsou kladený žádné zvláštní požadavky. Druhým zdrojem vysokého napětí budí dobře dimenovaný transformátor s rtuťovou usměrňovačkou (AX50) a tlumivkovým vstupem do síťového filtru — což jsou vesměs požadavky pro dobrou regulaci napětí nejjednodušším způsobem. Tento zdroj nechť dodává 400 až 800 voltů. Při 400 V bude anodový proud LS50 jen asi 45 mA (bez modulace), při 800 V a správném nastavení provozních podmínek koncového stupně (hlavně ant. vazby, mřížk. předpěti a vf buďciho napětí) bude  $I_a = 60 \text{ mA}$  (bez modulace). Není třeba však užívat plného anodového napětí (výstupní výkon při CW a 800 V je 65 wattů!), poněvadž i 400 voltů nedá hodně hluku a vystačíme při nich s obvyklými součástkami a s běžnou izolací.

Pro posouzení výsledků, dosažených s tímto vysílačem krátce po uvedení do provozu, uvádíme tyto údaje: Dne 12. VII. 1947 o 15. hod SELČ jsem navázal spojení ze svého QRA v Brně se stanicí OK2LKK, pracující na Pavlovských kopcech (vzdálenost 36 km, bez přímé viditelnosti!), s tříelektronkovým transceiverem Minerva (výstup asi 1 W), při čemž jsem dostal zprávu o své síle QRP 7 až 8, kdežto OK2LKK byl na mé, rovněž tříelektronkovém přijímači v síle 0 až 3. Anodové napětí LS50 bylo u mne jen 400 V. Pro provoz se stanicemi, které přijímají na superreakční přijímače, modulujte pokud možná jen ze 60 %, poněvadž při vyšším procentu modulačním nastavá v příjmu skreslení.

Třetím zdrojem napětí popisovaného vy-

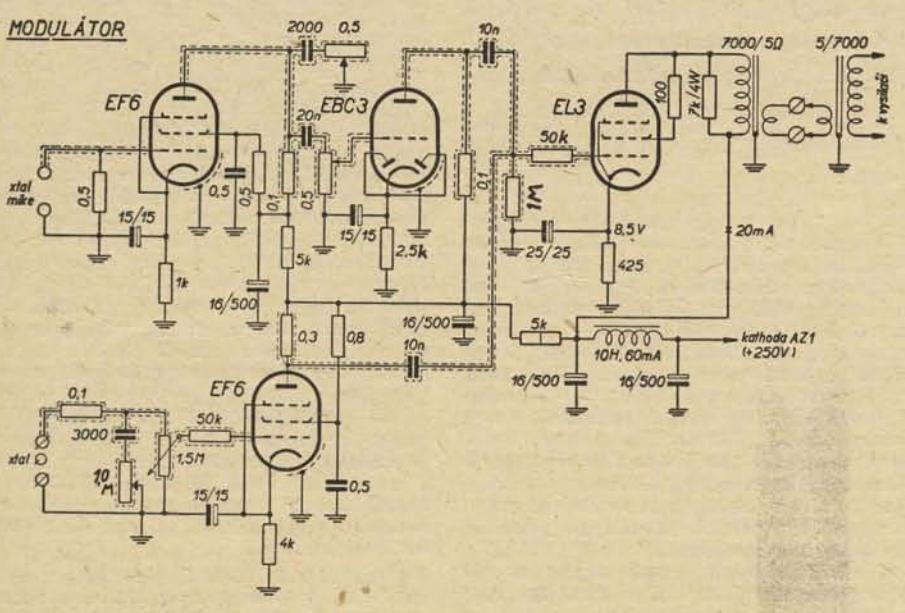
Modulátor. Vývody, označené „k vysílači“, budou spojeny s vývody „k modulátoru“ (viz schema vysílače).



silače je malý eliminátor pro 150 voltů se stabilizátorem a zatěžovacím odporem (o malé hodnotě) na výstupu. Tento eliminátor je zdrojem mřížkového předpěti pro elektronku LS50. Pro modulaci v řídící mřížce má mít toto předpěti hodnotu minus 105 V. Jestliže vysíláme nemodulovanou telegrafii, přepínáme v eliminátoru toto předpěti na hodnotu - 80 V. Onen stabilizátor je pro předpěťový zdroj z pochopitelných důvodů velmi důležitý a nejméně významná je malá hodnota zatěžovacího odporu (nejlépe divisor 5000 ohmů), neboť hledíme, aby změny předpěti s modulací, resp. s kolísáním mřížek, proudu podle modulace byly co nejmenší (změny mřížek, proudu působí na zapojené části divisoru změny mřížek, předpěti opačné polarity než změny mřížek, předpěti s modulací; pracují tedy proti modulaci). Nejlepším zdrojem předpěti ovšem je baterie článků.

A nakonec o tom, jak přístroj „oživíme“. Nuže, nejdříve nažavíme elektronky, připojíme k prvním dvěma stupňům zdroje 300 V a k elektronce LS50 zdroj minus 105 V. Zároveň zapneme vlnoměr nebo ocejchovaný přijimač, který pracuje aspoň od 13,5 do 16,75 Mc/s. Protáčením ladícího triálu ve vysilači zjistíme, zda souhlasí ocejchování vysilače (na jeho škále jsou ovšem údaje 27 až 33,5 Mc/s, které při provozu na pěti metrech budeme musit násobit dvěma). Jestliže máme přístroj nehotový, na němž není dosud škála natištěna, musíme si ji přenést kružítkem nebo jinak z jiného přístroje (přijimače UKW-Ee měly rovněž stejnou škálu). Ne-souhlasí-li škála, musíme doladit cívku L<sub>1</sub> (v bodě 27,44 Mc/s) s pomocí měděného prstence, který je do ní zasunut, případně dvěma trimry, které jsou zde k disposici, jeden pro hrubé nastavení a druhý pro jemnou korekci škály. Trimrů užíváme pro sladění oscilátoru se škálou na konci vyšších kmitočtů a sladujeme tu na kmitočtu 33,06 Mc/s. Velmi vhod nám přijde praxe ze sladování superhetu.

Jakmile je oscilátor přibližně nastaven podle škály, přistoupíme ke kontrole součtu, resp. k sladění anodového okruhu oscilátoru do souběhu. Provádíme to ve stejných dvou bodech prstencem v cívce L<sub>2</sub> a pomocí náležitého trimru. Indikátorem sladění při tom bude miliampermeter s rozsahem do 50 až 100 mA, zapojený do anodového obvodu oscilátoru mezi plus 300 V a odporník 100 Ω. Rovněž toto sladění můžeme provést zatím jen přibližně (ostatně není zdaleka tak kritické, jako nastavení oscilátoru, který musí se škálovou nakonec souhlasit přesně), poněvadž je zkontrolujeme později znova. Poté zapojíme miliampermeter s rozsahem do 100 miliamperů do anodového obvodu elektronky LS50 (mezi přívod plus a výstup) a zapneme zdroj napětí 400 V. Laděním anodového obvodu zdroje hledíme dosahnutí výchylky na miliampermetu. Jestliže se to nedáří, není tento obvod patrně laditelný v oblasti pásmu pětimetrového. Proto vypneme zdroje anodového napěti, odletujeme přívod v horném konci cívky L<sub>2</sub> a přiletujeme jej o závit niž nebo výš, případně po opětném neúspěchu tento proces opakujeme o další závit niž nebo výš, až dostaneme tento ladící okruh do resonance. Spokojíme se s tím, když ladící kondensátor tohoto

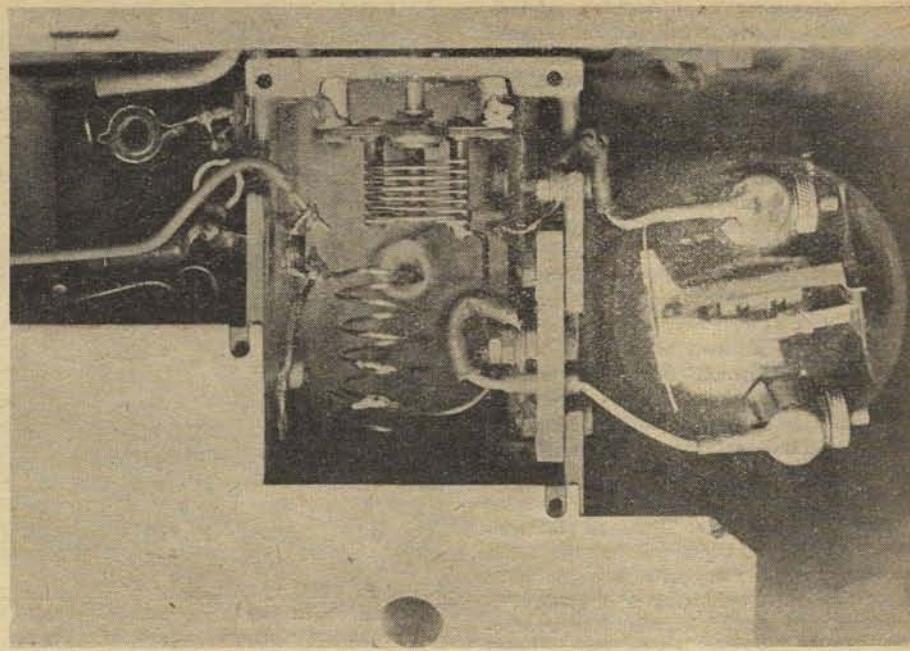

Detail úpravy anodového okruhu zdrojovávače. Je vidět, že anodový přívod byl při hledání vhodného počtu závitů přiletován také už na čtvrtém závitu. Od opačného konce cívky jde nahoru ke keramické průchode svod ke kapacitě 500 pF, který tvoří část indukčnosti. Vf napětí nad touto částí okruhu je odváděno kapacitou 40 pF k mřížce LS50 (zahnutým svodem, jdoucím doprava). Na horním okraji snímku je otvor pro dodávání L<sub>1</sub>, ke které je připojen větší ladící kondensátor než k L<sub>2</sub>; výsledkem je souběh dvou nestejných otočných kondensátorů na dvou rozsazích kmitočtů o poměru 2:1.

okruhu bude překrývat rozsah aspoň 55 až 61 Mc/s. Toto vyhmatávání náležité indukčnosti L<sub>2</sub> postupem závit po závitu se nám osvědčilo jako metoda, která vede ze všech nejrychleji k cíli. Potřebujeme-li nakonec nastavit indukčnost jemněji než o jeden závit, činíme tak nepatrným stlačením nebo roztažením cív-

ky (změna délky vinutí l). Jakmile je tento obvod laditelný v celém potřebném pásmu, přistoupíme k stejnemu postupu v okruhu L<sub>4</sub> - C<sub>4</sub>, jenž tentokrát poznáváme resonanci podle poklesu anodového proudu koncového stupně. Činíme tak s odpojenou antenou, kdy je pokles hlubší a tedy znatelnější.

## Jak jsme začínali

Ludvík Rauš

Pisatel této vzpomínky je z pamětníků starých dob, kteří se pokoušeli o amatérskou výrobu elektronek podle jedné z prvních radiotechnických příruček, Durocquierovy „Radiotelegrafie a radiofonie“ a pracovali s jiskříštěm a kohererem.

V roce 1910 začaly vycházet v nejmilejším technickém časopise našeho mládí, *Vynálezích a pokrocích*, první články o radiofonii s jiskříštěm a kohererem. Psal je Ing. Cand. Karel Ort, nepochyběně první propagátor radiotechniky u nás a snad v celém Rakousku, s místy svých studií v Karlsruhe. Tento zdroj, a také Weinfurtrova *Epocha*, přinášely okouzlující příhledy do nových možností, které mimo mnohé jiné zlákal i mne. Když jsem se dověděl ze školních pokusů, co je Teslův transformátor, Oudinova cívka a jiné přístroje, začal jsem kopírovat jeden z návodů zminěných listů a dal jsem se s tím, když ladící kondensátor tohoto

protiváhy a pro přijimač kohereru, jako indikátoru elektrických vln. To je vodič, složený z jemných pilinek různých kovů, které při dopadu elektrických vln zmenší svůj odpor a tím uvedou v činnost relé.

Návod zněl takto: „Velmi jemné piliny měděné, niklové, stříbrné, zlaté a nevím jaké ještě nasyp do skleněných trubiček mezi dvě elektrody.“ To se snáze řekne než udělá. Měděné pilinky vznikly rozplňováním dvouhaléře, na niklové postačil dvacetník, a tehdejší koruny poskytly trochu stříbra, když mladistvý experimentátor s hrudí plnou špatného svědomí vztáhl chvějící se ruku na matčin skrovny poklad, přechovávaný v malovaném hrnečku. Největší potíž byla se zlatem. Otčův sváteční řetízek neodolatelně lákal a vnukal bezbožné přání, aby se tak jednou přetrhl a zbyl z něho aspoň jediný článek pro „vědecké“ účely. Náhoda však přispěla jinde, a v kohereru skončila svůj život maminčina náušnice, když byla pro uvolnění zámečku dočasně uložena ve zmiňovaném hrnečku. Tim byl hlavní materiál připraven; elektrody vznikly ze dvou lesklých mosazných hřebíčků, a začaly se první zkoušky. Jak to bývá, koherer z počátku nešel; zato však šel tatínek s rákoskou, když předtím zjistil spáchaný čin, a projevil skutkem naprosté neučesané mých nároků na rodinnou zášvu drahých kovů.

Tak byl můj dlouh likvidován bez směnek a šeků, a koherer s obširnou baterií zapojen do antenového obvodu. Baterie

Teprvé když nastavíme zhruba i tento obvod, připojíme k vysílači antenu, s kterou hodláme později pracovat, nastavíme vazební antenní kondensátor asi na 5 až 10 pF a zkontrolujeme znova, zda hodnota  $L_4$  vyhovuje, případně ji poopravíme. Byl zde zvolen nejjednodušší druh antenní vazby — kapacitní, avšak není důvod, proč bychom nemohli užít linky nebo jiného druhu antenní vazby.

Nastavení správné anten, vazby je dosti důležité, protože užíváme mřížkové modulace. Aby byla modulační charakteristika lineární, musí mít koncový stupeň správné mřížkové předpěti, vč. budicí napětí, ně modulační napětí a zatížení anodového okruhu. Tyto všechny veličiny můžeme ovládat a správně nastavit kteroukoliv metodou, na př. podle kathodového osciloskopu nebo s pomocí miliampérmetru v anod. okruhu LS50 a v anteně (tento přístroj — thermoelektrický — nechť má rozsah do 1 A, nebo lépe do 400 mA, oba tyto typy jsou běžné ve výprodeji voj. skladů). Klasický postup nastavení mřížkové modulace je podrobne popsán na př. v Handbooku ARRL 1946, str. 121 až 122.

Nakonec ještě upozorňuji, že anodový zdroj pro koncový stupeň vysílače musí mít velmi tvrdé napětí, tak, aby anodové napětí zůstávalo prakticky stálé při obou hodnotách anodového proudu, kterých si všimáme při nastavování koncového stupně (hodnota při pouhé nosné vlně a hodnota dvojnásobná). Stejnosemerný anodový proud musí zůstávat podstatně stálý, s modulací i bez modulace. Za to antenní vč. proud roste při nejhlubší modulaci skoro na dvojnásobek. — Většina veličin, uvedených v článku, zdáleka není kritická a velmi pěkných výsledků dosáhne i ten, kdo bude přístroj oživovat takřka i bez miliampérmetru.

*byla dočasně odňata domácímu elektrickému zvonku, a roztřásací relé koherelu vzniklo z jiného poškozeného zvonku. Ku podiu se podařilo uvést toto zařízení do chodu, třeba na malý dosah, z jednoho nádvorního křídla činžovního domu s pavlačemi na druhé. To bylo jásovu, když koherer poslušně „říkal“. Zval jsem si jako svědky úspěchu spolužáky, kteří se zájemně sledovali efektní manipulaci s vysílačem, ještě raději však přihlíželi funkci přijimače, který obsluhovala moje sestra, kvintánka gymnasia, při čemž nebylo jisté, zda všichni hosté měli vždy jen zájem technický.*


Před maturitou nebylo pokry na další pokusy, a poté válka, praxe v zahraničí, studie na technice a městský podnájem byly mocnou brzdou rozvoje. Teprvé v r. 1924 dostal jsem od přítele z Ameriky poškozený vojenský krystalový přijimač s buzákem pro příjem netlumených signálů, a zejména pětiwattovou „lampičku“ fy Marconi, určenou pro vysílání. Tehdy nebylo zapotřebí vysílat si pořadu sám, protože už pracoval vysílač ve Kbelích. A tak jsem pode Durocquiera stavěl Flewellingy i Armstrongy, což byla přijímací zapojení, vynucující z tehdejších elektronek větší citlivost a výkon.

Nedostatek přijímacích elektronek byl však stále citelný, a proto jsem z Durocquiera použil i návodu na jejich výrobu. Dnes málokomu napadne, že by bylo lze vlastními silami soutěžit s továrnami, tenkrát však bylo patrně více odvážlivců.
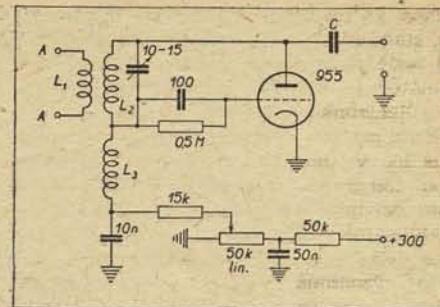
## Superregenerační KONVERTOR pro 50—300 Mc/s

Zdá se, že superregenerační přijímač zůstane ještě dlouho nejoblíbenějším zapojením pro příjem ukv. A že překvapení v tomto směru nejsou vyloučena, to dokládá návod na superregenerační konvertor, který přineslo únorové číslo časopisu Radio News.

Schema přístroje vidíme na obrázku. Abychom snáze pochopili činnost, vzpořeme si na nemilou vlastnost superregenerativních detektorů, které vyzařování do antény ruší v širokém okruhu nejen příjem na přijímaném kmitočtu, ale přijímaný signál slyšíme i na některých frekvencích ve středovlném a dlouhovlném pásmu. Vysvětlení zjevu vyplývá z funkce superregenerace. Elektronka osciluje na frekvenci, dané oscilačním obvodem LC. Oscilace jsou přerušovány účinkem mřížkového bloku /100 pF, 0,5 MΩ/. Naladíme-li obyčejný přijímač (přímo zesilující nebo superhet) na frekvenci přerušujících kmitů, které jsou modulovány modulačním kmitočtem přijímané vlny, dostaneme po vč. zesílení a nové detekci nf signál, který byla původní vlna modulována. Tento způsob zachovává všechny výhody superregenerace, neobyčejnou citlivost (superregenerační detektor zesiluje asi 2 000 000 krát), necitlivost vůči poruchám a dokonalé vyrovnaní účinku (v širokých mezích nezáleží na velikosti vstupního vč. signálu) a odstraňuje skoro všechny její nevýhody. Jelikož signál je zesilován nejdříve v stupni, přijímač nešumí a jeho selektivnost je dána vč. resp. mf stupni, kde je lze skoro libovolně zvětšovat. K tomu pří-



Zapojení superregeneračního konvertoru. Cívky L<sub>1</sub> a L<sub>2</sub> podle žádaného pásmá, L<sub>3</sub> je ukv tlumivka. Potenciometr 50 kΩ musí být drátovy pro větší zatížení (asi 2 W).

stupuje několik dalších výhod: Nezáleží totiž na tom, je-li vstupní signál modulo-ván frekvenčně nebo amplitudově, protože přerušující kmitočet má vždy modulaci amplitudovou — můžeme tedy obyčejným konvertem a přijímačem přijímat bez změny AM, NFM i FM, a protože se signály v tomto „směsovači“ nemísí, nýbrž přijímaný jaksi „předává“ svou modulaci přerušujícím kmitům, nevyskytuje se zrcadlové frekvence a signál se i při použití nejnižší mf vyskytne na stupnicí pouze jednou. Ke schématu není zapotřebí mnoha slov — všechny součásti (včetně cívek) jsou běžné jako u obvyklých superregeneračních detektorů. Kondensátor C tvoří malý kousek (asi 1 cm) nestíněného drátu, vedený hodně daleko od anody knoflíkové triody 955. Pro dobrou funkci musí však celé zařízení být stíněno plechovou skřínkou.

Jako mf zesilovače můžeme použít každého přijímače pro střední vlny — nejlépe ovšem superhetu. Použijeme-li stejných součástí a hlavně stejněho detekčního bloku jako je ve schématu, budou mít přerušující kmity frekvencí asi 50 kc/s, takže naladíme-li přijímač na nejvhodnější 10 až 11 harmonickou těchto kmitů, padne nám asi na konec (500—550 kc) pásmá středních vln. Přívod k přijímači musí být ovšem dobře stíněn, aby příjem nebyl rušen stanicemi pracujícími na též vlně.

O. Horna.

### Amatérské vysílání na Novém Zélandě


Podle zprávy kanceláře Mezinárodní unie telekomunikací v Bernu, uveřejněné v čísle 5/1947 jejího věstníku „Journal des Télécommunications“, bylo novozélandským amatérům-vysílačům opět povolenо pracovat v předválečném rozsahu na pásmech 7 000 až 7 300 kc/s a 14 000 a, 14 400 kc/s, při čemž amatéři, kteří mají zvláštní povolení, mohou zároveň pracovat telefoní (A3) na pásmu 14 200 až 14 300 kc/s. MP J. Staněk.

### Nová definice stupňů

S rozšířením mnohaelektronkových komunikačních přijímačů mezi americkými amatéry, vystal problém přesné—objektivní—definice stupňů síly signálu, protože podle dosavadního subjektivního způsobu nebylo možno ocejchovat vestavěné S-metry. Nová norma, kterou vypracovala ARRL, definuje stupň S podle síly elektromagnetického pole v mikrovolttech na metr. Stupeň S1 odpovídá 0,5 μV/m a S9 50 μV/m. Mezistupně jsou rozdeleny po 5 db, a síla signálů nad S9 se rovněž udává v decibelech. Celý rozsah stupnice (od S1 až do S9 + 40 db) je tedy rozšířen na 80 db (0,5 μV/m—5 μV/m), což dobře odpovídá rozsahu síly signálů, vyskytujících se v běžné komunikaci. (QST, March 1947.)
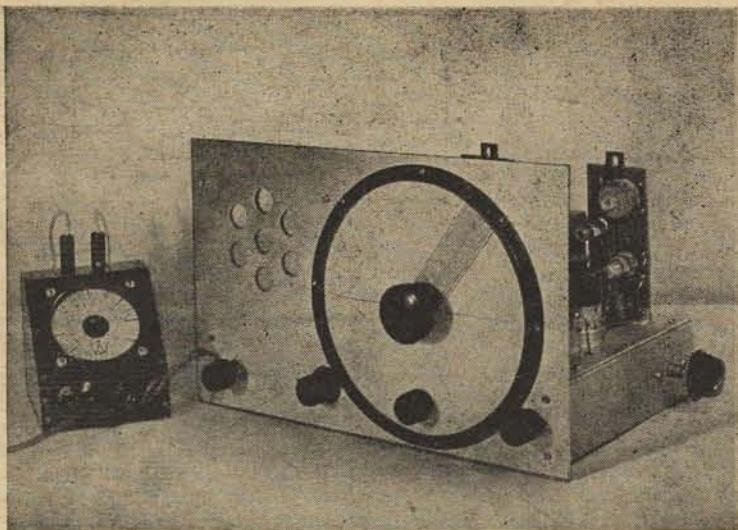
# LABORATORNÍ PŘIJIMAČ

*s přímým zesílením, dvěma ladícími obvody, třemi vojenskými elektronkami, čtyřmi rozsahy na střídavý proud*



Potřebovali jsme citlivý a cejchovatelný přístroj s přímým zesílením, aby bylo lze sledovat poměry na běžných vlnových rozsazích bez rušení zrcadlovými výskyty a hvizdy harmonických, které postihují běžné superhetety. S takovým přístrojem snadno a bezpečně zjistíme, zda některá stanice hvizdá vlivem kmitočtově sousedního vysílače, nebo tremuluje, protože pracuje na společné vlně s jinou; přitom je citlivost dostatečně blízko možnostem superhetu. Dalším podnětem ke stavbě byl zájem méně zdatných radioamatérů, kteří zůstávají věrní přímo zesilujícím přístrojům s dvěma obvody, neboť jim ušetří závludy vyvažování.

Přístroj má tři elektronky, z nichž první, na schématu levá, pracuje jako zesilovač vysokých kmitočtů s laděnými obvody, druhá jako mřížkový detektor se zpětnou vazbou, třetí je obvyklý koncový stupněm. Přístroj je napájen ze sítě střídavého proudu přes obvyklou napájecí část s transformátorem, dvojcestnou usměrňovací elektronkou a filtrováním obvodem. Použili jsme vojenských elektronek RV12P4000 (přibližně někdejší AF7), koncová elektronka je RL12P10 (až na žádoucí obdobou AL4). Usměrňov. elektronka je RG12D60, žhavená nepřímo napětím 12,6 voltu, žhavení obvod může být napájen buď z vinutí samostatného, anebo z téhož, jako ostatní elektronky.

Zesilovací stupeň pro napětí vysokého kmitočtu zesiluje signál v té podobě, jak jej antena zachytí a ladící obvody vybraly, takže na stupeň detekční dochází napětí asi 1000krát větší než jaké antena svedla do přijimače. Jak bylo podrobnejší vysvětleno v knize Praktická škola radiotechniky, odstavec 1–5, část 5, zvětšuje vf zesílení dosah přístroje a kromě toho omezuje vliv antény na ladění přístroje. Protože tu je proti jednobvodovému přístroji (běžné dvoulampovce) o jeden ladící obvod více, je i selektivnost lepší, t. j. blízké a silné stanice méně ruší slabší, vlnově sousední stanice. To jsou hlavní důvody, pro něž vicebvodové přístroje s vf zesilovacími stupni stavíme.

**Popis zapojení.** Vstupní ladící obvod má cívkovou soupravu I, složenou ze čtyř cívek pro jednotlivé rozsahy s vinutím antenovým  $L_a$  a ladícím  $L_1$ . Přepinač  $p_1$  a  $p_2$  zařazuje do obvodu vždy příslušná vinuti, při čemž ladící vinuti rozsahu nej-

bliže většího je spojeno nakrátko. Antenové vinuti má větší počet závitů než příslušné vinuti ladící, takže vlastní kmitočet tohoto vinutí, určený indukčnosti a kapacitou antény atd., je o něco menší než nejmenší kmitočet příslušného rozsahu. Tento způsob vazby s antenou se vyznačuje větší rovnomořností než způsob s malými antenovými cívkami, jejichž vlastní kmitočet je pod rozsahem.

Aby bylo lze řídit citlivost přístroje již na vstupním obvodu a zabránit přetížení první elektronky signálem příliš velikým, je v kathodovém obvodu první elektronky potenciometr 10 kilohmů, zapojený jako proměnný odpor tak, že při běžci u horního konce (schema) je odpor v kathodovém obvodu 300 ohmů, a proto vzniká jen malý úbytek na spádu proudem, který z elektronky a děliče pro napájení stínici mřížky protéká. Tento úbytek je záporným předpětím první elektronky, a dokud je malý, je její zisk veliký. Zvětšujeme-li odpor, předpětí je veliké, takže zisk prvního stupně je malý, jak to vyžaduje přizpůsobení citlivosti silným signálu na př. místního vysílače. Pro tento účel je výhodné použít logaritmického potenciometru, zapojeného tak, aby citlivost stoupala (t. j. odpor klesal) při otáčení

Na protější straně: schema s hodnotami drobných součástí. Vlevo dole zapojení objímek použitých elektronek, při pohledu se strany patek.

Nákres cívkové soupravy. Otisk ve skutečné velikosti lze koupit spolu se schématem za 16 Kčs v red. t. 1

Pokusná třílampovka, sestavená v laboratorní úpravě pro použití jako kontrolní přístroj a vlnoměr.


doleva. Řízení je v tomto případě povolenější. V nouzi stačí i potenciometr lineární, a ten pak zapojíme obvykle, aby citlivost stoupala při otáčení doprava.

Druhý ladící obvod je zařazen svou cívkou přímo v anodovém obvodu první elektronky. To je tak zv. laděná anoda. Z důvodu praktických je ladící kondensátor  $C_2$  izolován kondensátorem 20 nF, protože má rotor spojen se společnou kostrou s kondensátorem  $C_1$ , a ten je spojen na kostru přístroje, či uzemněn. Ochranný kondensátor by mohl odpadnout, protože běžný ladící kondensátor snese napětí 250 voltů, jaké se tu vyskytuje. Pak by však bylo nebezpečí, že je někdy vyzkoušme na vlastním těle, nebo že prášek, náhodou zapadlý mezi plechy, způsobí blesky s nepříjemnými zvukovými projevy. Protože tento ochranný kondensátor má malý, ale pozorovatelný vliv na konečnou hodnotu a průběh ladící kapacity, je podobný kondensátor v obvodu prvním, jen poněkud jinak zapojený.

Za druhým ladícím obvodem je mřížkový demodulační či detekční stupeň, který se vyznačuje kondensátorem a mřížkovým svodem. Na druhý ladící obvod je také zavedena zpětná vazba z anody druhé elektronky, a to s pomocí vinutí  $L_v$ , jež jsou napájená přes pertinaxový otočný kondensátor 250 až 500 pF.

Laděná anoda je dnes málem zapomenuta (nepřihlížíme-li k mf zesilovači každého superhetu); připomeňme proto její vlastnosti. Hlavní je veliký zisk, kterého lze s ní dosáhnout. Pracovní anodový odpor vf elektronky je v tomto případě roven resonančnímu odporu ladícího obvodu, paralelně asi s třetinou mřížkového svodu ( $R_i = 2 \text{ M}\Omega$  lze zanedbat). Dosadíme-li

$$R_{\text{res}} = L/R_z \cdot C,$$

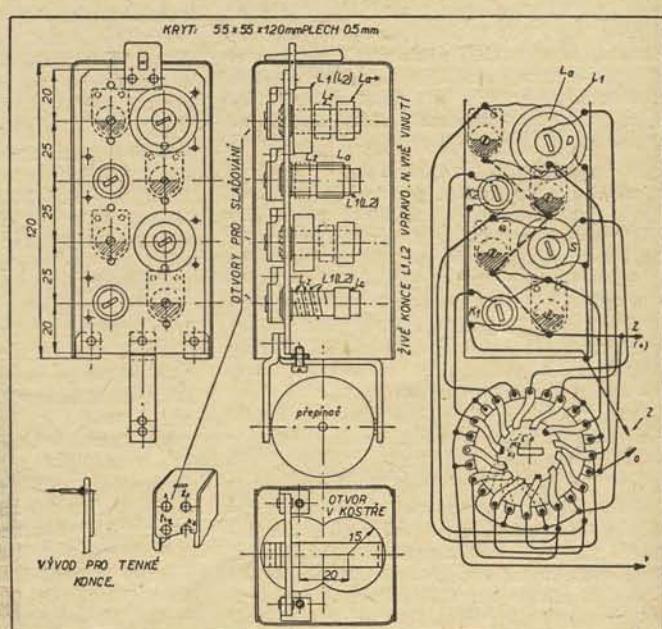

Rozložení součástí pod kostrou. Z elektronek výnívá jen dolní část s řídící mřížkou, po případě baňka usměrňovací. Cívkové soupravy zasahují pod kostru přepinače, s nimiž jsou sestaveny jako celek.

kde  $L$  a  $C$  jsou prvky ladícího obvodu a  $Rz$  je seriový ztrátový odpor cívky, nebo rovnocenný vzorec, používající běžnější hodnoty činitele jakosti  $Q$ :

$$R_{res} = \omega L \cdot Q$$


a vypočteme  $R_{res}$  pro několik typických kmitočtů na středních a dlouhých vlnách, vyjde pracovní odpor  $R_a = R_{res} \parallel Rg/3$  v mezích 70 až 150 k $\Omega$ , a tedy zisk první elektronky

$$z = S \cdot R_a$$

při strmosti použitých elektronek 2,3 mA/V = 0,0023 A/V v mezích 160 až 300. Kdybychom použili volnější vazby  $k < 1$  cívku o menším počtu závitů, vázanou s cívkou ladícího obvodu, dostali bychom zisk  $k^2$ -krát menší. Nado to k značné závislosti na ladění a zisk tedy rovněž. Kromě toho je zapotřebí o jednu sekci přepinače více než u laděné anody.

*Naopak má laděná anoda tyto nevýhody:* nutno isolovat ladící kondensátor, nechceme-li, aby nesl značné ss anodové napětí proti zemi; veliký zisk zvětšuje možnost nezádané zpětné vazby buď rozptylovými kapacitami mezi anodou a řídicí mřížkou první elektronky, nebo jen vnitřní elektronkovou kapacitou. Kapacita anodakathoda se u první elektronky uplatňuje celou hodnotou a zmenšuje ladící rozsah obvodu II. Také nutno anodový proud první elektronky důkladně filtrovat, jinak se přímou vazbou přenesne na řídicí mřížku demodulační elektronky a způsobí bručení. Větší zisí je však výhoda tak podstatnou, že po našem úsudku zastíní všecko ostatní, a tato třílampovka je vskutku srovnatelná s citlivým standardním superhetem, neboť i s náhražkovou antenou přijímá ve dne hlasitě tytéž vzdálené stanice, jako superhet. Podmínkou je dobrá shoda a vyvážení ladících obvodů.

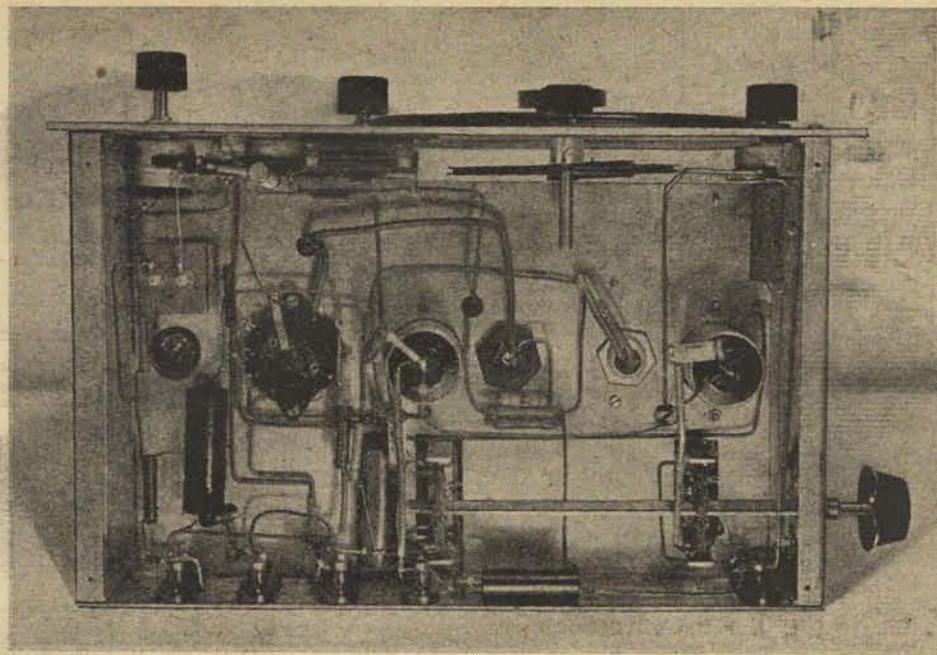*Mechanické prvky stavby.* Nás přístroj je určen k použití převázně laboratornímu, je tedy odlišný od přístrojů rozhlasových: na krabičkové kostře je připevněna svislá



čelní deska s řídícími orgány kromě přepinače, který má knoflík po straně. Dvojitý ladící kondensátor je upevněn vzadu, mezi cívkovými soupravami, a má prostý šnúrkový převod a jednoduchou stupnice s dělením v kmitočtech. Vpravo od něho je regulátor výstupního potenciometru v katodovém obvodu první elektronky, vlevo zpětná vazba a dále regulátor hlasitosti, s nímž je sdružen vypínač sítě. Při zachování zásady účelného rozložení součástek je však možno použít tohoto námetu i pro přístroj zevnějšku bytového.

Nás přístroj má také několik typických míst vyvedeno na připojené zdířky, vyznačené v zapojení ovály, a umístěné na zadní straně. Nežádáme-li možnost připojit přenosku, může odpadnout kondensá-

#### Přehled hlavních součástek.

**Cívky:** vesměs na jádřech Palafer čís. obj. 6364 s jádrem M7×12 mm, čís. obj. 6362. Myšl. a vzájemné zapojení konců vyznačeno způsobem kresby ve schematu.

**Rozsah K1**, 19 až 7,5 Mc/s:  $L_a = 13$  záv., 0,2 mm smalt + hedv., vinuto na prstýnku, nasunutém na L1. —  $L_1 = L_2 = 10$  závitů, 0,8 mm, holý, vyžhaný a vyleštěný měděný drát, vinuto s mezerami asi 1,2 mm těsně na kostře. —  $L_z = 7$  záv., 0,2 mm sm. + hedv., navinuto mezi závity L2 bliže k dolnímu konci.

**Rozsah K2**, 8,5 až 3,2 Mc/s:  $L_a = 30$  závitů, 0,2 mm sm. + hedv., na prstýnku na L1.

$L_1 = L_2 = 30$  záv., 0,4 mm, vinuto bez mezer, smalt (+ hedv.), těsně na kostře. —  $L_z = 7$  záv., 0,2 mm na prstýnku, těsně u sebe, nad dolní polovinou L2.

Všechna další vinutí křížová, šíře 8 mm.

**Rozsah S**, 1,5 až 0,52 Mc/s:  $L_a = 150$  závitů, 0,15 mm (sm. +) hedv., 15 mm od L1. —  $L_1 = L_2 = 115$  záv. výstupní kabliku 20×0,05 mm.  $L_z = 20$  záv., 0,15 mm (sm. +) hedv., vinuto na prstýnku tak, aby bylo lze odsunout podle potřeby od L2.

**Rozsah D**, 0,40 až 0,15 Mc/s:  $L_a = 400$  záv., 0,1 až 0,15 mm (sm. +) hedv., 15 mm od L1. —  $L_1 = L_2 = 380$  záv., 0,15 mm (sm. +) hedv. —  $L_z = 100$  záv., 0,1 mm (sm. +) hedv., na prstýnku pro možnost nastavení vhodné těsné vazby s L2.

**Elektronky:**  $V_1 = V_2 =$  voj. RV12P4000, nebo RV12P2000, nebo jim podobné běžné výstupní pentody evropské nebo americké.  $V_3 =$  koncová pentoda s velkou strmostí: RL12P10, LV1, EF14, AL4 atd.  $V_4 =$  usměrňovací RG12D60 nebo jiná, po př. přímo žhavená, pak ovšem se samostat. žhaven. vinutím.

**Ladicí kondensátor:**  $2 \times 500 \text{ pF}$ , pokud lze dobře využít a dobré konstrukce.

**Kondensátor zpětné vazby:** pertinaxový, 250 až 500 pF, nevikklový, s malou počáteční kapacitou. Na jeho stálosti a jakosti závisí snadnost ladění na rozsazích K1 a K2.

**Rázíčení citlivosti:** potenciometr 10 kilohmů, log. nebo lin. Logaritmický zapojit obráceně tak, aby při otáčení doleva odpor klesal.


**Rázíčení hlasitosti:** potenciometr 0,5 megohmu, logaritmický, s dřížkou s vypínačem sítě.


**Sítový transformátor:** obvyklý primár, sek.  $2 \times 250$  až  $300$  V, pro 50 mA usměrněného proudu,  $2 \times 6,3$  V/1,5 A.

**Filtracní tlumivka:** běžný tvar, aspoň 5 H, pro 50 mA.

**Reprodukтор:** malý, ale dobrý, s výstupním transformátorem 7000 ohmů (t. j. nejobvyklejší tvar).

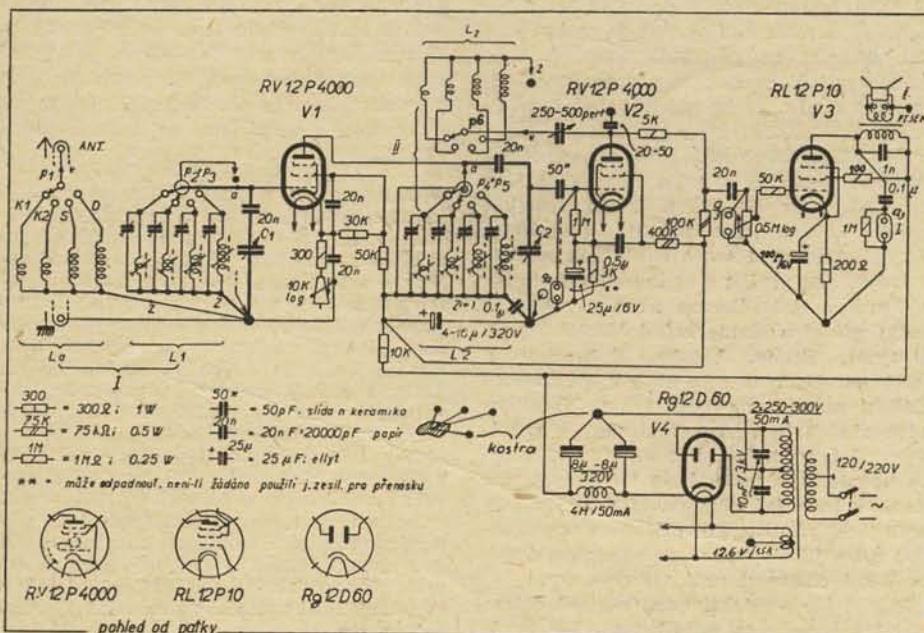Údaje ostatních součástek nechť si zájemce laskavě vypíše ze schématu.



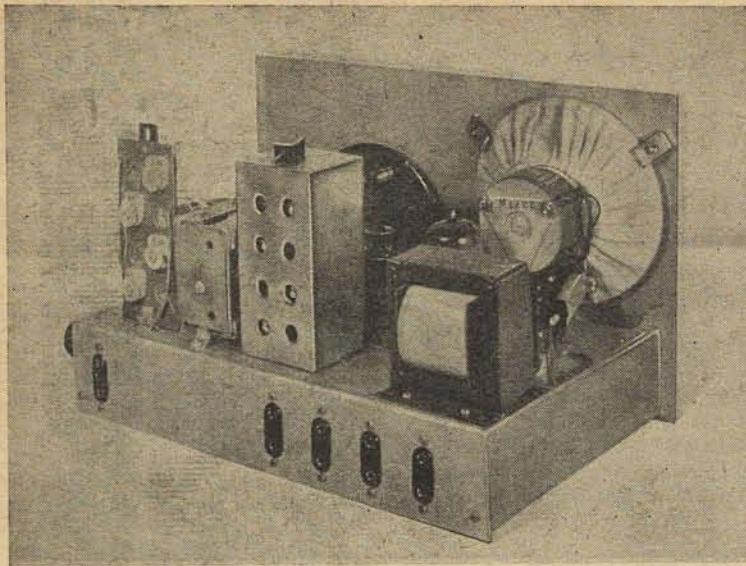

tor  $25 \mu F$  a odpor  $3 k\Omega$  v kathodovém přívodu V2, t. j. kathoda V2 bude pak přímo spojena s kostrou.

**Poznámky ke stavbě.** Protože jsme chtěli použít výhodné laděné anody a stejně proto, že šlo o spolehlivou činnost na rozsazích krátkých vln, bylo zapotřebí upravit přístroj tak, aby nežádaná zpětná vazba ve vf stupni byla vyloučena a aby spoje vyšly krátké. To vedlo ke stavbě speciálních cívkových souprav, z nichž každá má čtyři cívky použitých rozsahů spolu s příslušnými dodávacími kondenzátory, a je sdružena s přepinačem o čtyřech polohách a třech spinacích možnostech. Soupravy montujeme a zapojujeme mimo přístroj, takže stavba je poměrně snadná. Přepinač byl Phillips TD, rozdelený a upravený tak, jak to ukazuje pohled pod kostru. Je ovládán s boku přístroje, aby cívky mohly být po stranách ladícího kondensátoru a ve vhodném postavení vzhledem k elektronkám. Objímky použitých elektronek dovolují výhodnou montáž; při níž mřížka, nejchoulostivější elektroda, je pod kostrou, kdežto anoda a ostatní nad kostrou. Pak je možné vést spoje tak, aby anodové byly poukud možná vzdáleny od mřížkových. Nejchoulostivější jsou spoje, označené ve schématu třemi tečkami, ty tedy musíme vést opatrně, ač se neukázalo nezbytným stiniti je. Při zkouškách jsme zjistili, že si přístroj dá leccos líbit, není však záhadno spolehat na to příliš, nechceme-li dosti obtížně hledat příčiny lepivé zpětné vazby, nebo neodstranitelných hvizd.

S ohledem na krátkovlnné rozsahy hledeme také uzavřít pokud možná krátkými spoji *ladici obvody*, vyznačené silnými čarami. To značí vyhnout se libovolnému uzemňování, jež je škodlivé, zvláště jde-li o železnou kostru. Schema podává návod účelného spojování, od něhož není záhadno se příliš odchýlit. Nezapomeňme také zvláštním zemnicím drátem spojit rotor každého kondensátoru se zemnicím uzlem příslušného obvodu.

**Poznámka k vyvažování.** Hlavní zásada: na tom konci rozsahu, kde je ladici kondensátor uzavřen, dodaďujeme změnou indukčnosti, na druhém dodaďovacím kondensátoru. Dodaďovat můžeme rozsahy v libovolném pořadí až takto: obvodem II si nejprve nastavíme správný rozsah,

vpravo výkres kostry třílampovky. Stejně dobrých výsledků lze dohánot při stavbě vhodné pro skříňku, s odděleným reproduktorem. Otisk v měř. 1:1 v red. t. l. za 16 Kčs.


Nahoře pohled na přístroj ze zadu, s vf cívkové soupravy je odňat kryt.

(šroubováním žel. jádra cívky a nastavením trimu příslušné cívky obvodu II); poté k němu přizpůsobíme zmíněnými dodaďovacími prvky obvod I. Používáme pomocného vysílače a voltmetru na výstupu, v nouzí vystačíme s kontrolou sluchem a se signály vysílačů rozhlasových. Pracujeme-li večer, je vhodné používat při vyvažování jen náhražkové anteny, protože jinak je vysílač pro vyvažování příliš mnoho. Kmitočtovou stupnici jsme získali s pomocí zdroje desítkových kmitočtů s krystalem 100 a 1000 kc/s (RA č. 12, roč. 1940 a č. 1, roč. 1942).

Prostší přístroj tohoto druhu, bez krys-talů, jsme popsal v RA č. 7-8/1945 na str. 56 (stabilní oscilátor s pevnými kmitočty a jejich násobky). Konečně je možné získat stupnici na podkladě několika známých vysílačů grafickým postupem, o kterém lze soudit, že jej zájemci dovedou odvodit.

**Výsledky.** Pokusili jsme se vypočítat citlivost přístroje a vyšla nám na stř. a dl. vlnách asi  $80 \mu V$ , t. j. asi desetikrát menší než u standardního superhetu. V poslechu nebyl tento rozdíl tak nápadný, neboť za plného denního svitu bylo lze v Praze s náhražkovou antenou zachytit vedle místních stanic velmi hlasité Plzeň, Stuttgart, Berlin, Lipsko, Dobrochov, a ještě asi čtyři stanice slabší, na jejichž hlášení se nám nechtělo čekat. Na dlouhých vlnách byla rovněž situace příznivá. Na vlnách krátkých, kde se zisk vf stupně neuplatňuje taklik, bylo lze přesto přijímat v burácivé síle hlavní vysílače jednotlivých pásem. To příčitáme spravedlivě spíše jejich značnému výkonu než miromárné citlivosti naší třílampovky.

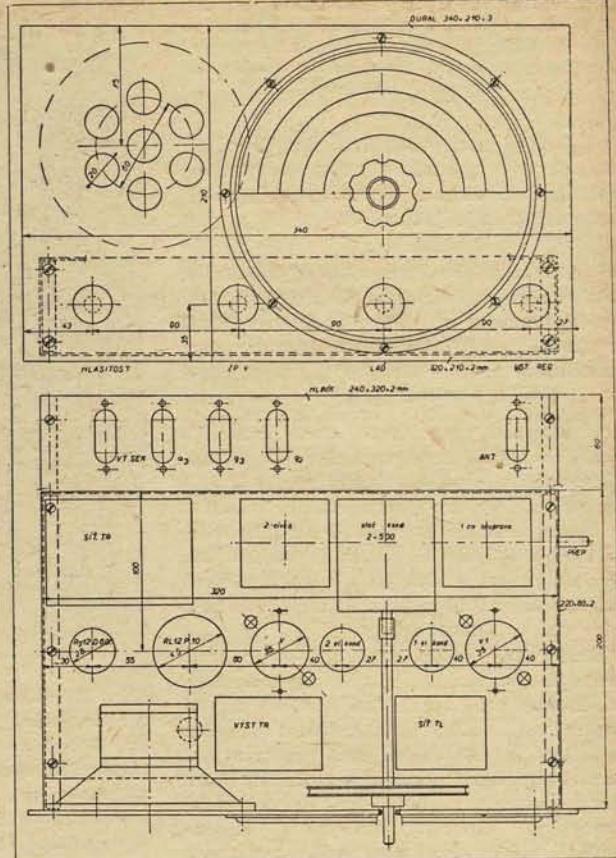Pokud jde o selektivnost, zůstává ovšem zřetelně pozadu za superhetem. Při vyvá-



žení zcela průměrném bylo však lze zachytit uvedené stanice bez použití odladovačů a bez rušení místními stanicemi, ovšem při zeslabení signálu kathodovým regulátorem. Když ten byl naplno, slyšeli jsme Prahu I málem po celé stupnici, počátkem však malé zmenšení citlivosti, aby se tato nesnáz ztratila. Na vlnách krátkých je rozlišení stanic určeno použitím zpětné vazby a předpokládá také trochu cívku. Pořady, zatížené rychlým a silným fadingem, byly ovšem nevalně slyšitelné, utěšili jsme se však tím, že ani na superhetu není jejich poslech příznivý.

Hlavní přednost však je, že zachycený pořad je vždy ten, který přísluší nastavenému kmitočtu. Zjišťování tedy nekomplikuje zrcadlový obraz na krátkých vlnách (jen u silných místních stanic je možné zjistit jejich harmonické, pokud spadají do vlnových rozsahů přístroje). To je pro daný účel, o němž jsme se zmínil, cenná výhoda.

Gramofonová společnost Decca, která je ze tří největších v USA a jejíž desky byly zdokonaleny v uplynulých letech novým způsobem záznamu, byla u nás dosud nepatrne zastoupena. Československé gramofonové závody sjednaly nedávno s touto společností dohodu. Podle ní se především naše desky dostanou do celého světa (Decca bude ve svých továrnách lisovat desky s našimi matricemi), budou provedeny dokonalé záznamy vynikajících děl a výkonu našich umělců, a za nepatrne platky licenční umožní naši výrobě těžit z objevů a zdokonalením záznamové a lisovací techniky i pro domácí trh. Tím bude čs. gramofonovým závodům ušetřeno obtížné dostihování zahraničních výsledků a, doufajme, československým gramofilům umožněno získávání vynikajících desek a reproducenckých zařízení za snesitelnou cenu a bezé clá.

# ELEKTRONKOVÝ ČASOVÝ SPINAČ


V letošním třetím čísle t. l. byl popsán elektronkový časový spinač. Popis byl překladem článku z anglického časopisu *Electronic Engineering*. Základem přístroje byl tak zv. *trigger circuit*\* se současnou anodovou a kathodovou vazbou mezi elektronkami.

Největší výkon s nejmenším nákladem je podmínkou hospodárnosti a zároveň znamenitou sportovní zásadou pro tvůrčího člověka. A tak skutečnost, že v anglickém zapojení byly dvě elektronky, usměrňovač a řada přifařených odporů a kondensátorů, nás pobídla k pokusu o přístroj podstatně jednodušší. Domníváme se, že se věc podařila, neboť pro daný úkol vystačíme dobře s jedinou elektronkou a bez usměrňovače.

**Zapojení.** Obraz 1. V klidu má elektronka nulové předpětí a protéká jí pulsující proud, daný odporem relé, charakteristikou elektronky a hodnotou střídavého napětí. Kondensátor  $K$  vyhladí proud, tekoucí relátkem, kotvička se přitáhne a pracovní obvod se rozpojí. Stiskneme-li tlačítko směrem šípky, přichází přes  $C$  střídavé napětí na mřížku elektronky a odehrává se pochod, známý z mřížkové detekce. Důsledkem je záporné předpětí mřížky, zhruba rovné maximální hodnotě střídavého napětí. Elektronkou přestane protékat proud, kotvička odpadne a spojí pracovní obvod. Plného předpětí jsme ovšem dosáhli hned po několika periodách, můžeme tedy tlačítko okamžitě uvolnit a kondensátor  $C$  se začne vybijet přes  $R$ . Předpěti elektronky klesá, anodový proud roste, a když dosáhne hodnoty kritické pro funkci relé, kotvička se přitáhne — pracovní okruh je opět přerušen.

**K součástem.** V klidu je elektronka bez předpěti, musí být tedy odpor relé takový, aby anodový proud nepřekročil největší povolenou hodnotu. Relé co nejcitlivější, aby spolehlivě působilo na př. již při třetině plného proudu. Čím citlivější, tím méně bude kolísání jeho citlivosti ovlivňovat nastavený interval. Kondensátor  $K$  jen takový, aby relé nedrnčelo. Příliš veliký by prodlužoval jeho časovou konstantu. Odpor  $R$  a kondensátor  $C$  určuje délku intervalu  $T$  mezi zapnutím a vypnu-

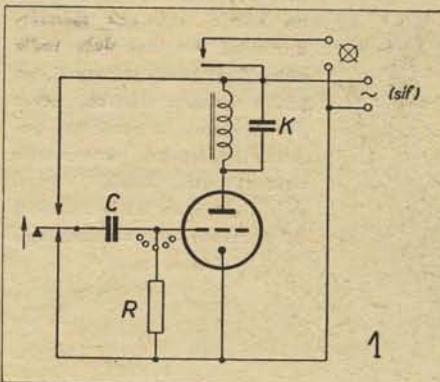\* Elektronické relé. Zapojení, které dává vakuovým elektronkám charakter elektronek plněných plyny.




tím. Jednoduchý vztah:  $T = k \cdot R \cdot C$  ( $k = \ln e/e_0$  = přístrojová konstanta,  $e_0$  = max. mřížkové předpětí,  $e$  = předpěti, při kterém kotvička relé přiskoďí) platí jen tehdy, je-li  $R$  mnohem menší, než výsledek z paralelního spojení ztrátového odporu kondensátoru, isolaci odporu přívodu a odporu, který odpovídá zápornému mřížkovému proudu elektronky (ionizace stop plynné, fotoefekt atd.). Odpor  $R$  nesmí být ani příliš malý, aby při event. delším stisknutí tlačítka se mřížka příliš neohřívala. Jsou možné ještě jiné výhrady. Ty však v běžném použití nepřicházejí v úvahu.

**Porovnání přesnosti.** Stárnutí elektronek jistě způsobi odchylky od cejchování jak u našeho, tak i u spinače podle El. Eng. Vliv stárnutí by se dal omezit vhodnou zpětnou vazbou. Nechtěli jsme ji však zavádět, stálo by nás to jednoduchost zapojení. Stoupnutí síťového napětí způsobi jistě zvětšení přístrojové konstanty u obou druhů. V našem případě se však odchylka poněkud vyrovnaná zvětšenou citlivostí elektronky, kdežto citlivost triggeru, podle našich zkušeností, klesá se stoupajícím napětím. Výhodu angl. přístroje spatřujeme v tom, že je netečný ke změnám v citlivosti relé; max. proud jím počne teči téměř rázem, pokud indukčnost vinného dovolí. Nevíme však, proč by citlivost dobrého relé měla příliš kolísat a věříme, že náš přístroj bude pracovat s dostatečnou přesností. Jeho velikou předností je spolehlivost; je toho v něm velmi málo, co by se dalo ukázat.

Vlastimil Šádek


Nahoře podstata úpravy časového spinače, který je jednoduchý, laciný a dostatečně přesný pro fotografické kopírování a zvětšování. — Vedle hotový přístroj, věstavený do bakelitové krabičky

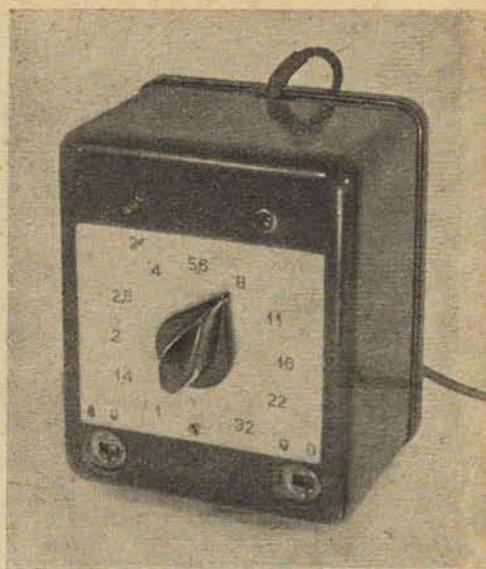
Vysvětlení činnosti spinače a doklad užitečnosti přidaného střídavého napětí  $E_0$  (označení viz schema na následující straně).



Praktické zapojení, založené na předchozím návrhu a vzniklé v redakční dílně t. l., liší se v těchto podrobnostech: Kondensátor  $C$  nenabijíme z plného napěti sítě (jež je zde omezeno vždy asi na 120 voltů), nýbrž z tvrdého děliče. Je tím dosaženo předně menšího namáhání kondensátoru  $C$  (který je dosti veliký a je výhodné, může-li být na menší napětí), zadržíme příliš neohřívání. Jsou možné ještě jiné výhrady. Ty však v běžném použití nepřicházejí v úvahu.

Když se poté kondensátor  $C$  vybijí přes odporník  $R$ , začne v původní úpravě na obrazu 1 anodový proud protékat až když se kondensátor  $C$  prakticky úplně vybije. Z průběhu exponenciální křivky, podle níž klesá napětí na kondensátoru vybíjeném přes odporník, je zřejmo, že v oné oblasti klesá napětí na něm velmi pomalu. Malý rozdíl v citlivosti relé nebo jiný podobný vliv působí podstatnou odchylku  $\Delta t'$  v nastavené době, protože vybíjecí exponenciální a přímka, rovnoběžná s osou času, která udává konstantní hodnotu kritického předpěti mřížky, se protínají pod velmi ostrým úhlem. Abychom dosáhli určitéjšího průsečíku a menšího vlivu změněných odchylek, mohli bychom přidat k napětí kondensátoru opačně polarizované ss napětí, na př. z baterie. Napětí na mřížce bylo by pak rovno rozdílu  $E_C - E_b$ , a tedy jako bychom exponenciál posunuli blíže k ose  $t$  a průsečík  $P'$  posunuli do bodu  $P$  v části exponenciály s větší strmostí. Tam odchylky nevyvolají tak nápadnou změnu času  $\Delta t$ , jako v bodě  $P'$ . Namísto baterie použili jsme však malého řiditelného st napětí souhlasně polarizovaného jako napětí na anodě, jež je v souhlasu s původním návrhem střídavé. Toto přidavné napětí odebíráme z potenciometru  $P$ , který spolu s odpory 10

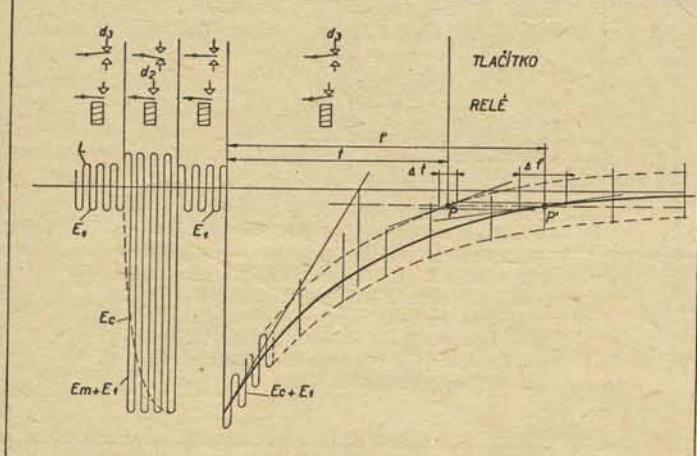

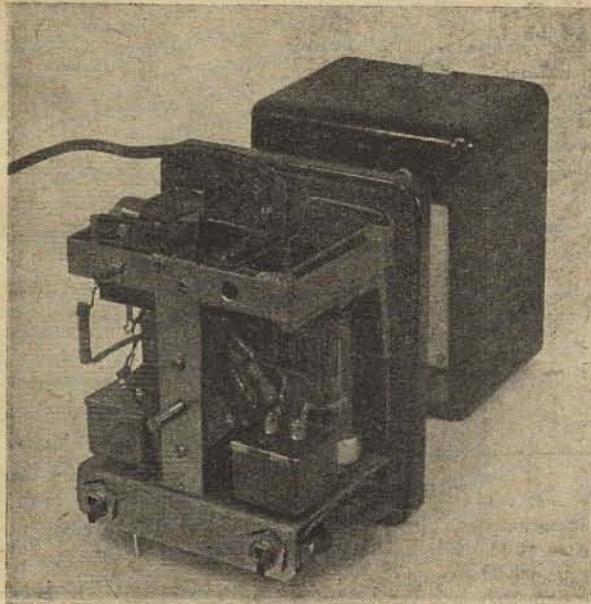

Poměrně malá skřinka si využuje úspornou montáž a výběr nepříliš velkých součástek, na kostce dole oba spinače, uprostřed přepinač dob, vedle něho části kondensátoru C, na pásku nahore tlačítka, otvor pro návěstní (a současně pojistnou) žárovku, vlevo vzadu potenciometr 10 k $\Omega$ . Vpravo dole elektronka UBL 21, vedle ní (zakryto přepinačem) spínací relé.

tu, jsou seřazeny v poměrech 1:V:2 atd., tedy podobně, jako clony na fotografickém objektivu. Nejmenší hodnota je asi 1 vt., nejdélší doba je 32 vt., nastavení E<sub>i</sub> (potenciometr P) může však dosáhnout vybíjecí doby až 2,5 minuty (ovšem za cenu menší přesnosti, viz výše).

Relé v anodovém obvodu je blokováno kondensátorem 10-25  $\mu$ F/25 V. Bez něho by relé při spínání drnčelo, a to působí opakování jeho dotyku. Kondensátor počká zpožďuje činnost relé, protože je však zpoždění snad zhruba stejné při rozpojování i spojování, není chyba v nastavení doby přílišná. Bez kondensátoru se v tomto prostém zapojení neobejdeme, protože proud elektronkou tepe v rytme kladných půlperiod st napětí.


Pro 120 V se přístroj připojuje přímo, pro 220 V se mění kondensátor ve žhavicím obvodu a do obvodu anodového přibude odpor 3 k $\Omega$ , který v anodovém obvodu spotřebuje 80 V.

Přístroj má dva spinače. Hlavní spinač V<sub>1</sub> zavede proud do žhavicího obvodu, při tom však elektronkou neprotéká proud, relé má tedy spínací dotyk uzavřen a se zvětšovacím přístrojem můžeme zaostřovat a pod. Když sepneme spinač V<sub>2</sub>, začne protékat okamžitě anodový proud, neboť elektronka je již vyžhavena, a způsobi přitažení relé a přerušení proudu do zvětšovacího přístroje, který zhasne. Když poté stiskneme tlačítko, takže se přeruší dotyk d<sub>1</sub>-d<sub>2</sub> a uzavře d<sub>1</sub>-d<sub>2</sub>, nabije se kondensátor C, proud však stále protéká a hlavní dotyk u relé je stále přerušen.

kilohmů tvoří tvrdý dělič napěti pro nabíjení kondensátoru. Změnou hodnoty E<sub>i</sub> měníme i dobu přerušení, a to stejně (v témž poměru) pro všechny nastavitelné intervaly. Toho používáme k přesnějšímu nastavení, ač je vhodné připomenout, že absolutní hodnota spínacích dob nemusí být příliš přesná: rozdíly do 20 % nemají vliv na jakost zvětšením nebo kopířem.

K přístroji jsme použili universální koncové pentody UBL 21. Hodí se zejména

proto, že ji můžeme žhavit přímo ze sítě přes kondensátor, doplněný předřadným odporem a návěstní žárovkou, která prozrazuje, že přístroj je pohotov. Kondensátor C má kapacitu 10  $\mu$ F, a musí být dobře izolován, tak aby jeho svod byl aspoň o jeden řád výše než největší hodnota R, t. j. aspoň 50 M $\Omega$ . U kondensátorů s metalisovaným papírem, z nichž jsme C složili, naměřili jsme svod větší než 500 M $\Omega$ . Hodnoty R, udané ve schema-

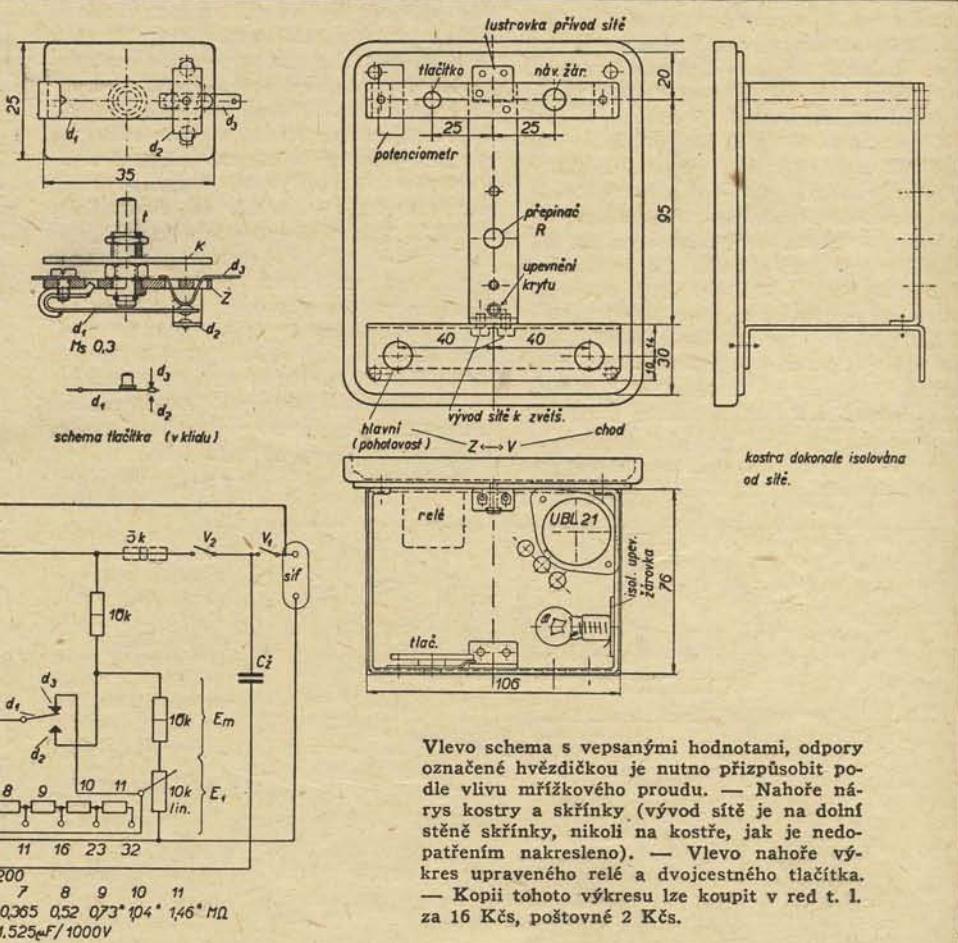

Teprve v okamžiku, kdy se po uvolnění tlačítka obnoví původní stav, klesne anodový proud, relé uzavře dotyk a žárovka zvětšovacího přístroje dostane proud na dobu, nastavenou hodnotami  $C$  a  $R$ , načež zase zhasne. Abychom hned absolvovali návod k použití: když poté následuje opět zvětšování téhož obrázku, založíme papír a stisknutím tlačítka exponujeme stejně jako prve. Kdyby však bylo zapotřebí vkládat nový negativ, zaostřovat a vybírat výfuz, rozpojíme  $V_2$ , čímž zrušíme spojení anodového obvodu, tím odpadne kotva relé a uzavře obvod do zvětšovacího přístroje, současně však šetříme elektronku časového spinače, který je přece trvale pohotov. Teprve po skončení práce vypneme i  $V_1$ , čímž přístroj cele vyřídíme, a poznamáme to zhasnutím návěstní žárovky.

Se zvětšovacím přístrojem můžeme však nadále pracovat a exponovat dlouhé doby na př. červenou základku.

Použili jsme běžného telefonního relé, zakoupeného ve výprodeji telefonních součástek, které mělo vinutí z drátu 0,1 mm a spolehlivě přitaňovalo již při 10 mA. Původní dotyky byly by sice vyhověly pro spinaný proud, jejich isolace však stěží postačí pro přerušované napětí. Proto jsme kontaktnou část upravili podle výkresu. Na místo původního držáku pér jsme připevnili pásek  $A$  z pertinaxu sily 3 mm. Jeho horní konec je „okován“ měděným páskem  $C$ , připevněným s pomocí zúžených částí do zářezu destičky  $A$ , a vybroušený do roviny. To je pevný dotyk relé. Dotyk pohyblivý,  $B$ , je z pružné mosazi sily asi 0,2 mm, poměrně široký pásek je pro poddajnost v blízkosti upevnění zeslaben proříznutím. Na konci je prostřílen na tři proužky, opatřené na konci měděnými botičkami  $D$  z plechu asi 0,5 mm. Jejich tepelná kapacita pohltí teplo, vyvinuté při oblouku, který může vzniknout při rozpojování. Uprostřed délky pohyblivého dotyku je opřena tyčinka  $E$  z fibru nebo podobného isolantu, prochází otvorem v destičce  $A$  a opírá se o konec kotvy relé. Je-li kotva přitažena, odtačí tyčinku pohyblivý dotyk od pevného. Uvedená úprava zvětšuje proti původní úpravě zdvih dotyků při rozpojování, což je záhadno při použití na větší napětí. Při střídavém proudu do 1 A postačí zdvih 3 mm. Kromě toho přidáme k dotyku zhášecí kondenzátor 0,1  $\mu F$ /1500 voltů zkuš., který omezí opalování dotyku.



Druhý úkol, vyžadující trochu mechanické dovednosti, je dvojcestné tlačítko, jehož obrázek je rovněž na výkresu. Do obdélné pertinaxové destičky  $Z$  je zavrtána soustružená zdířka 4 mm, jako vodítka pro váleček z isolantu, který je vlastním tlačítkem  $Z$ . Působí dolním koncem na pohyblivý dotyk  $d_1$ , ležící v klidu na dotyku  $d_2$ , při stlačení se spojí s druhým dotykem  $d_2$ . Pohyblivý dotyk je z pružné mosazi a je zajištěn před přílišným namáháním jednak vhodnou délkou tlačítka (nemá zbytečně vyčnívat nad okraj zdířky), jednak pochvou ze silnějšího plechu, která drží ohyb. Použijeme stříbrných dotyku (nýtků), vytěžených z telefonního relé, postačí však i čisté dotykové plochy na pérách. Ochranná destička  $K$  dovoluje připevnit relé na kovovou kostru bez nebezpečí zkratu.

Ke stavbě jsme použili bakelitové kra-

Snímek relé, upraveného pro spínání větších proudů a střídavých napětí.

Vedle je pohled na dvojcestné tlačítko.

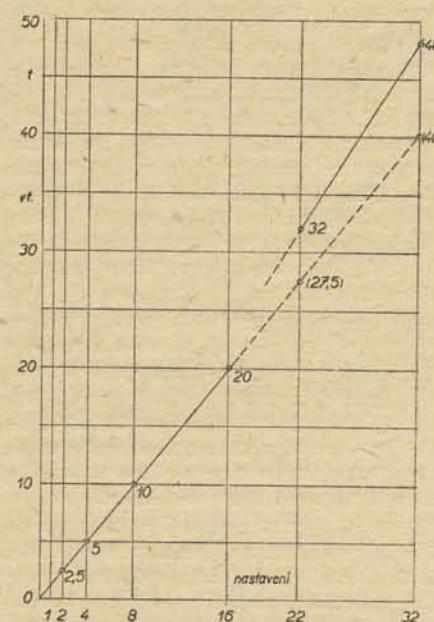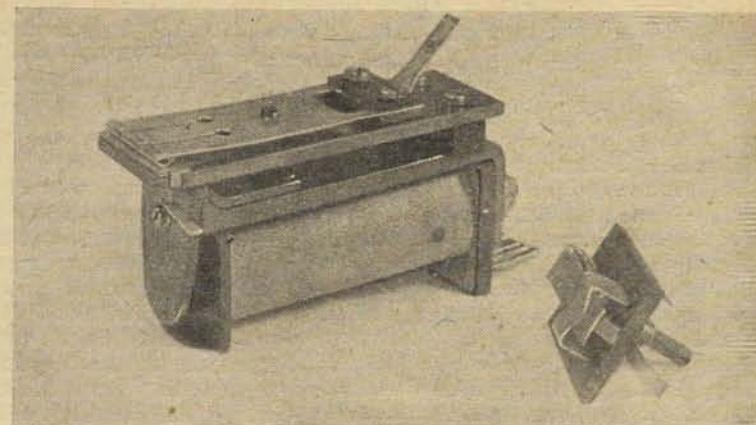Dole diagram, udávající vliv mřížkového proudu na nastavené časy, podle něhož vypočítáme opravené členy odporu  $R$ .



bíky se dnem, Isolit, rozměru  $85 \times 125 \times 150$  milimetrů. Kovová kostra, upevněná se všemi součástkami, kromě vývodní zásuvky pro zvětšovací přístroj, na dně skřínky, se skládá ze základní desky, která nese hlavní části a oba vypinače. Na ní je upevněn příčný svíslý pásek s přepinačem odporu  $R$ , a podpírá třmen rovněž z pásku, který je na horní části dna a nese potenciometr pro nastavení dob, tlačítka a návěstní žárovku. V horní části jsou také oba topici odpory, 200 ohmů a 3000 ohmů, a na dně lustrovka pro přívod sítě. Rozložení ostatních součástí udávají snímky, a protože není kritické, lze je přizpůsobit případným odlišným rozměrům součástek. Pro řídicí a návěstní orgány vyrábíme v čelné stěně krabičky otvory. Vrtáme nejprve menší otvory a pak je doplňujeme, aby přesné souhlasily, nemůžeme-li se spolehnout na přesné odměření jejich polohy. Pod knoflík přepinače odporu  $R$  umístíme papírový, záponem chráněný štítek s nápisem podle schématu, které udávají časy. Spojujeme pečlivě izolovaným drátem a dbáme toho, aby kostra přístroje nebyla spojena se sítí. Zjistíme to malou douthavkou, kterou po zapojení přístroje zapojíme mezi kostru a uzemnění (vodovod). Douthavka nemá svítit.

Při nastavování souhlasu dob postupujeme takto. Zvolíme některou ze středně dlouhých, na př. 4 vt., do vývodu spinače, tam, kam bude připojen zvětšovací

přístroj, zapojíme stolní svítidlo, a kontrolujeme stopkami nebo podle vteřinové ručky hodiny dobu sepnutí. Nastavením potenciometru 10 k $\Omega$  již upravíme do přibližného souhlasu, a pak přejdeme na dobu delší, na př. 16 vt., znova ji kontrolujeme a opravíme, což je při delší době snazší a přesnější, ale při větších odchylkách na počátku nastavování zbytečně zdlohuavé.

Potom si nakreslíme na čtverečkový papír diagram, na jehož vodorovné ose vyneseme v lineárním mřížku údaje stupnice podle schématu (t. j. hodnoty 1, 1,4, 2, 2,8 atd. až 32, na př. 1 = 0,5 cm), a na svislou osu v témž mřížku zjištěné časy pro všecky polohy. I když budou tyto změřené časy odchylné od hodnot stupnice, mají být všecky úměrný hodnotám stupnice.

V našem obrázku byly na př. časy do 16 vt. o čtvrtinu větší, zato časy delší byly zřetelně větší. To je způsobeno mřížkovým proudem elektronky, který se zjevně uplatňuje při větších hodnotách vybijecího odporu. Vidíme, že místo 40 vt., což by odpovídalo předepsaným 32, zvětšeným o čtvrtinu, máme tu 48 vt., a podobně při 22. Abychom tento zlom opravili, musíme respektovat mřížkový proud zmenšením větších hodnot  $R$ , a to v poměru 27,5:32, resp. 40:48, při čemž hodnot, které jsou ve schématu označeny z hodnot předepsaných podle toho, oč jsou skutečně větší (v našem případě o zmíněnou čtvrtinu), nebo prodloužením přímky, spojující počáteční body diagramu až do oblasti, kde je jeho průběh odlišný. To se v našem případě týkalo hodnot, které jsou ve schématu označeny hvězdičkami. Namísto 3,5 MO, což je  $R$  pro čas 22 vt., musí tedy být  $3,5 \times (27,5 : 32) = 3,5 \times 0,86 = 3,0$  MO, t. j. o 0,5 MO méně, a o tuto hodnotu musíme tedy zmenšit odpor mezi oněmi póly přepinače, které přísluší dobám 16 a 22. Podobně vypočteme pro poslední dobu 5 MO  $\times (40 : 48) = 5 \times 0,834 = 4,17$  MO, t. j. o 0,83 MO méně, protože jsme však 0,5 MO již ubrali, zmenšujeme poslední člen vybijecího odporu  $R$  o 0,83 — 0,5 = 0,33 MO. — Tato poněkud komplikovaná oprava odpadne, budeme-li mít štěstí na elektronku, jejíž mřížkový proud bude menší než u našeho přístroje; i když je to však málo pravděpodobné, není provedení opravy obtížné a můžeme také postupovat zkusmo.

Stane-li se, že přístroj nechce dovolit nastavení nejkratších časů na správnou

(Dokončení na str. 260.)

# Nové desky světového trhu

Podle zdejších i zahraničních zpráv sestavil Václav Fiala

Americká společnost Victor nahrála Bartókův Koncert pro housle a orchestr, jedno z posledních děl zesnulého mistra, upoutávající svou svěžestí a melodičností. Solistou je Yehudi Menuhin a doprovádí jej Dallas Symphony Orchestra pod řízením Antala Doratiho. Nahráno na pěti deskách.

Stravinského Symfonie o třech větách, kterou Praha slyšela v podání České filharmonie na letošním pražském festivalu pod řízením švýcar. dirigenta a starého skladatele přítele Ansermeta, byla nyní nahrána na třech deskách společnosti Columbia pod osobním řízením skladatele-vý.

Benjamin Britten je nahráván na desky stále častěji. Britská společnost Decca vydala nyní ve zvláštním albu jeho Serenádu pro tenor, lesní roh a strunné nástroje. Jde o cyklus písni, sestavený na texty Charlesa Cottona, Alfreda Tennysona, Williama Blakea, Johna Keatse a anonymního básníka z 15. století s nesnadným zpěvinným partem a vysoce dramatickým orchestrálním doprovodem. Provedení je prvotřídní, neboť hudební Anglie dala k dispozici, co měla nejlepšího: osvědčeného zpěváka moderní literatury Petra Pearse, světoznámého mistra v hraní na lesní roh Dennise Braina, jehož pianissima na tento zálužný nástroj mohou budit jenom závist většího jeho konkurentů, a dokonale disciplinovaný komorní soubor Boyd Neel String Orchestra, jejž tentokrát řídí sám skladatel, takže máme začováno autentické provedení.

Společnost Decca vydala kromě toho „Introduction & Rondo alla Burlesca and Mazurca Elegiaca“ pro dva klavíry. Skladby jsou na dvou deskách s hraje je sám skladatel společně s Cliffordem Curzonem.

Také zesnulý Manuel de Falla se těší pozornosti anglo-amerických společností a poslední nahráni jeho skladeb jsou považována za nemalou událost gramofonového trhu i po technické stránce. Anglická společnost Decca nahrála na třech deskách Fallovy Noci ve španělských zahradách. Klavírní part hraje Clifford Curzon a orchestrální část National Symphony Orchestra pod řízením Enrica Yordy. To-to nahráni bylo kritikou označeno jako nejdokonalejší zachycení zvuku klavíru s orchestrem, které dosud existuje. Za velmi úspěšnou byla prohlášena i repreprodukce baletu „El Amor Brujo“ od téhož skladatele pod řízením Leopolda Stokowského. Orchestrální part hraje Hollywood Bowl Symphony Orchestra, vložené texty zpívá mezzosopranička Nan Merriman v dokonalém andaluském podání. Stokowskému se opět podařilo vyzkoulit na deskách zvukové zázraky. Táž Fallova skladba, kterou v hollywoodském nahráni vydala společnost Victor, byla nahrána pro Columbiu. Orchestrální part hraje Pittsburgh Symphony Orchestra pod řízením Fritze Reinera, cikánské texty zpívá altistka Carol Briceová.

Nedávno jsme mohli v této rubrice zaznamenat nové nahráni Dvořákova Koncertu h-moll pro violoncello a již dnes

můžeme oznámit svým čtenářům, že byl pořízen další závis, který je krásným důkazem popularity tohoto úspěšného díla hudební literatury. Společnost Columbia získala jako sólistu Gregora Piatigorského, který je znám ze svých předválečných vystoupení také v Evropě a v Praze. Ačkoliv sólistu doprovází Philadelphia Symphony Orchestra pod řízením Eugena Ormandyho, kritika konstatovala, že známé pražské nahráni Pablo Casalse s doprovodem České Filharmonie pod řízením Jiřího Szélly zůstává neprekonáno.

Z Mendelssohnových symfonii byly na deskách již častěji nahrány jeho „Skotská“ a „italská“. Nyní k nim opět přistoupila méně známá „Reformační“ čili V. symfonie d-moll, op. 107, ve které Mendelssohn pracuje především s náboženským motivem. Rovněž tato symfonie je nahrávána již po druhé. Hraje ji London Symphony Orchestra pod řízením Th. Beechama a vysílá v Americe na deskách Victor.

Také anglický skladatel Fr. Delius je v poslední době poměrně často nahráván na desky. Nyní došlo i na jeho celkem málo známý houslový koncert z r. 1916. Hraje jej interpret jeho poválečné premiéry Albert Sammons pod řízením Malcolm Sargenta s doprovodem liverpoolského filharmonického orchestru.

Věčně mladý Mozart se v seznamech světových společností představuje naráz několika skladbami. Vedle známé a často krátké nahráni „Pražské symfonie“, kterou nyní znova vydala společnost Victor v provedení Symfonického orchestru v St. Louis pod řízením Vladimíra Golschamma, společnost Vox překvapila Mozartovy ctitele nahráni Symfonie D-dur podle Köchelova seznamu č. 133, kterou Mo-

zart napsal ve věku deseti let. Hraje ji Vox Chamber Orchestra ve velmi dobrém provedení pod řízením Edvarda Fendlera. Columbia nahrála na třech deskách Mozartův klavírní kvartet Es-dur, Köchelův seznam č. 493. Hraje členové Budapešťského smyčcového kvarteta a u klavíru je dirigent Jiří Széll, dobré známý ze svého pražského působení. Jeho výkon je rytmicky neobyčejně přesný a slohově výrazný.

Společnost Decca rozmnožila gramofonové zápisu o další významné dílo hudební minulosti, neboť po prvé úplně nahrála slavné Pergolesiho Stabat Mater, jejž máme ještě v dobré paměti z Kühnova pražského provedení před několika lety v divadle na Porčí. Zpívá Nottingham Oriana Choir a hraje Boyd Neel String Orchestra pod řízením Roye Hendersona. Sopránová sóla zpívá Joan Taylorová a altová contraalto Kathleen Ferrierová. Provedení i zápis jsou znamenité.

Francouzská společnost Gramophone vydala zdařilé nahráni Debussyho Rondes de printemps. Hraje Symfonický orchestr ze San Francisca pod řízením Pierra Monteuxa.

Columbia znova nahrála populární Lalošovu Symphonie espagnole. Houslový part hraje Zino Francescatti, doprovází M. Cluytens. Desky jsou umělecky i technicky mimořádně zdobilé a jsou považovány za hodnotný přínos na francouzském trhu.

Artur Rubinstein, považovaný dnes za nejlepšího interpreta Fryderika Chopina, nahrál pro americkou společnost Victor Chopinův Druhý klavírní koncert f-moll, op. 21. Dopraváři NBC Symphony Orchestra pod Williamem Steinbergem. Technicky skvělé nahráni.

Arturo Toscanini připojil ke svým nahráni předešlou k „Mistrům pěvcům norimberským“, přihlašuje se stejně oddaně jako dříve k dílu Wagnerovu. Hraje NBC Symphony Orchestra, vydala společnost Victor.

Izakjevič Veinberg (pseudonym Geine iz Tambova), žijící v r. 1881–1908, a ne Kuz'ma Prutkov, ako bolo podotknuté v uvedenom čísle Radioamatéra.

So srdečným pozdravom Ján Klasovitý.

Tušili jsme hned, že má pravdu i psatel dopisu, i redakce Radioamatéra a obrátili jsme se na svého laskavého informátora, jenž právě trávil svou dovolenou na Sumavě; obratem jsme dostali tu odpověď:

Vysocevážený pane doktore,  
děkuji pěkně za laskavý dopis a za pozornost k mému údajům. Samozřejmě má p. Klasovitý pravdu, když se odvolává na tištěný pramen. Ale správně je také tvrzení, že autorem „Tit. sov.“ je Kuz'ma Prutkov. Zádný Kuz'ma Prutkov totiž nikdy fyzicky neexistoval, ničméně jeho literární jsoucnost je velice houzevnatá, snad houzevnatější než jsoucnost P. I. Weinberga. Tento kolektivní pseudonym vynalezli bratři Žemčužníkové a Kuročkin pro časopisy „Iskra“, „Svistok“ atd. Během času k těm autorům se přidružili A. K. Tolstoj, P. I. Weinberg a četní jiní. Každý zdařilý vtip se uveřejňoval pod jménem K. Prutkova, tento apokryf stával se stále reálnějším, až dokonce dostal také konkrétní zevnějšek a životopis. Pod jeho jménem byl také uveřejněn „Tituljarnyj sovětnik“, a patrně po-

## Ještě k autorství Dargomyžského písni

„Tituljarnyj sovětnik“

Milým překvapením pro redakci t. l. byl dopis, který nám zaslal dne 7. srpna t. r. z Liptovské Kokavy na Slovensku p. Ján Klasovitý, tamější učitel. Překvapením již z toho důvodu, že se našel čtenář, který ani po devíti měsících nezapomněl naši výzvu, aby nám někdo pomohl objevit autora textu ruské písni „Melník“.

Pro zajímavost opakujeme část, které se týká dopisu p. Jána Klasovitého. „Od dobrého znalce ruské literatury jsem se do datečně doveděl, že text písni „Tituljarnyj sovětnik“ pochází od Kuz'my Prutkova, pod jehož pseudonymem psalo několik ruských básníků na počátku druhé poloviny minulého století.“

Pan Ján Klasovitý nám piše:  
„V 11. čísle Vášho časopisu, ročník 1946 obrátili ste sa na čitateľov s otázkou, či niekoľko nepozná autor textu piesne „Tituljarnyj sovětnik“.

Posledný čas venoval som sa četbe v originále knihy „Chrestomatiája po russkoy literature XIX. veka, časť vtoraja“, so staval A. K. Cejtlín, vydaná v Moskve r. 1938, kde na str. 208 je uvedený text spomenutej piesne a jeho autorom je Petr

*Leopold Stokowski*, který již před mnoha lety s filadelfským symfonickým orchestrem zpopularisoval svým nahráním v Americe i v ostatním světě Čajkovského Marche Slave, opakoval pro společnost Victor tuto skladbu znovu. Tentokrát řídí Hollywood Bowl Symphony Orchestra.

Společnost Decca překvapila milovníků italského bel canta albem tří desek, na nichž zachovala budoucnost velké umění jednoho ze slavných současných a partnerů Enrica Carusa. Není jím nikdo jiný, než barytonista Giuseppe de Luca, který podobně jako Battistini si zachoval svůj hlas až do patriarchálního věku. Ačkoli je již 73letý, poučuje všechny mladíčky, co znamená umění zpěvu pro zachování hlasové svěžestí. Nejde ovšem jenom o tento skoro zázračný zjev (kdo by si z nás nevzpomněl na chvíle, kdy stejně starý a snad ještě starší Battistini stál — ve svém zpěvu nekoněně mlád!) — na podiu před rozjasaným sálem pražské Lucerny?), neboť tyto tři desky jsou i památkou stylovosti italských zpěvů z uplynulých tří století a měly by být zavedeny k povinnému poslechu na našich konservatořích, v neposlední řadě i z toho důvodu, že vedle populárních skladeb (Giordani: „Caro mio bien“) nám otvírají méně známé stránky italské zpěvné pokladnice.

Společnost Victor od ledna letošního roku vydává serie starých dávno rozebraných desek, a to za poměrně vysoké ceny, zjevně počítajíc s oblibou několika velkých jmen z minulosti. Jedna deska je totiž prodávána za tři a půl dolaru, což při nepatrných výrobních nákladech je jistě mnoho, zvláště když umělcům za tyto desky není již potřeba platit. Prozatím byly tak obnoveny různé desky zpěváků a zpěvaček, Enrica Carusa, Luisy Tetrazzini, baritona Pasquala Amata, basisty Marcela Journeta, kontraaltistky Jean Gerville-Réacheové, tenoristy Johna McCormacka, sopranistky Celestiny Boninsegny, basisty Pol Plançona a jiných,

## Maurice

## Ravel

(krásný snímek jeho „Španělské rhapsodie“ na Ultraphonu E14231-32 se hodí ke zkoušce reprodukčních zařízení)



mající stejnou hodnotu. Vedle desek do celá průměrných, kde do popředí zájmu před službou dílu často vystupuje nesympatické primadonství, upravující si bezostyšně umělecké dílo k své slávy vytivit potřebě, jsou v archivech gramofonových společnosti opravdu skvosty mimořádné reprodukční ceny, které již dálko nejsou na trhu a měly by být obnoveny. Hudobní kritika volá na příklad zejména po památných nahrániach trií od Thibauda, Casalse a Cortota, jejichž Haydn, Beethoven, Schumann a Mendelssohn by neměli být zapomenuti.

Vladimir Horovic nahrál pro společnost Victor Beethovenovo Mondscheinonátu cis-moll, op. 27, číslo 2.

Jaša Heifetz, doprovázen Emanuelem Bayem, pokračuje v nahrávání populárních děl houslového repertoáru, který má stále asi dostatečný počet zájemců. Na jedné desce společnosti Victor nalézáme Chopinovo Nocturno e-moll v houslové

vý pás. Náš rozhlas se domnívá, že jde o první pokus tohoto druhu a že brněnským technikům a muzikantům patří primát: „Josef Severin v Brně byl prvním zpěvákem, který zpíval dvouhlasně“, čteme v závěru článku. — I když k pokusu brněnských techniků máme všechn respekt a i když souhlasíme s tím, aby na podobné výkony byla naše veřejnost v časopisech upozorněna, považujeme za nezbytné v zájmu pravdy poukázat na skutečnost, že jde o věc již známou. Před čtrnácti měsíci otiskli jsme ve své gramofonové hudebníce (viz Radioamatér, 1946, č. 6, str. 156) pod názvem „Dvojhlas jednohlasu“ zprávu o skvělé desce světoznámé zpěvačky Elisabeth Schumannové, která již před druhou světovou válkou, někdy kolem roku 1938, nazpívala oba hlasu známé barkaroly z Offenbachových „Hoffmannových povidek“, a při tom jsme také vyložili, jak byla tato matrice technicky pořízena. Ježto jde o jednu z nejznámějších desek gramofonové produkce, o které se tehdy rozespal odborný tisk celého světa, zejména Anglie, Francie a Ameriky, bylo by pochybením neupozornit v této souvislosti znovu české čtenáře na toto nahráni, významné stejně technicky jako umělecky. Neuvedli jsme tehdy číslo této desky; zaznamenáváme je dodatečně dnes: His Master's Voice DB 3641. V. F.

úpravě Auerové, na druhém Sarasatovu „Romanzu andaluazu“, na jiné Schubertovo Ave Maria v známém přepisu Wilhelmiho a Debussyho La plus que lente v úpravě Roquesové, jež Heifetz velmi delikátně nahrál již před mnoha lety.

Jarmila Novotná nazpívala pro společnost Victor dvěarie z Offenbachových Hoffmannových povidek, a to známou barkarolu z druhého jednání a aril Antonie z třetího jednání. Deska je slohově i technicky velmi zdařilá. Americká kritika liguje pouze toho, že barkarola je zpívána bez průvodního altového parti.

Ravelův Klavírní koncert pro levou ruku, známý již v nahráni Cortotova, byl nyní reprodován pro společnost Polydor. Hraje je Jacqueline Blancardová, doprovází pařížský filharmonický orchestr pod řízením Charlesa Müncha, pravidelného hosta pražského hudebního festivalu.

Boîte à musique vydala serii šesti starých francouzských lidových písni v dokonalém slohovém provedení zpěvačky Simone Gébelinové.

• Skutečně sensační novinkou ve stavbě mikrofonů přinesla americká společnost The Turner Comp. Vyvinula zvláštní dynamický mikrofon, který je zcela necitlivý vůči zvuku přicházejícímu ze vzdálenosti větší než 20 cm. Mikrofon má malou, lehkou a dokonale symetrickou membránu, takže zvuk z větší dálky působí stejně na obě její strany a jeho účinek se zcela ruší. Teprve přiblížením zvukového zdroje na vzdálenost menší než 20 cm poruší se symetrie akustických tlaků a membrána se rozkmitá. Mikrofon byl vyvinut pro potřebu leteckva a lodstva, protože hrdelní mikrofony používané v Evropě (na př. německou armádu) nevyhovují dostatečně angličtině, která tvorí většinu slabik v dutině ústní a ne v hrdle. Model, určený pro civilní potřebu, má rozšířenou frekvenční charakteristiku rovnou ( $\pm 3$  dB) v rozsahu 50—7000 c/s a citlivost — 56 dB (vzhledem k hranici 1 V/dyn/cm<sup>2</sup>) a hodi se výborně pro reportáže z hlučných prostředí nebo pro přenos řeči v místnostech, kde je nebezpečí akustické zpětné vazby od reproduktoru.

## ČASOVÝ SPINAČ

(Dokončení se str. 257.)

hodnotu, zkuste zmenšit kondenzátor 25  $\mu\text{F}$  paralelně k vinutí relé na 10  $\mu\text{F}$ , což zpravidla postačí. Dodejme jako zkušenost z praxe, že naše úprava relé spolehlivě spínala při st proudě 2 ampéry, a to bez zjevných jisker nebo oblouků.

Po dokončení upevníme přístroj na došah ruky na stěnu temné komory v blízkosti zvětšovacího přístroje tak, aby neprækázel, připojíme sítí a můžeme s ním pracovat. Ušetří nespolehlivé počítání při expozicích, zaručí stejnometrnejší práci a je jistě levnější než hodinové spínací automaty, nehledic ani k tomu, že ty jsou dnes vzácné. Nastavíme-li hodně dlouhou spínací dobu potenciometrem a zapojíme-li místo zvětšovacího přístroje doutnavku, jejíž světlo vhodně zastíníme, můžeme téhož přístroje používat k získání intervalů (až dvouminutových) ke kontrole vyvýjení desek a pod. Pokud jde o trvanlivost, závisí ovšem na jakosti hlavních součástí; při vhodném nastavování relé postačí však ke spínání proud asi poloviční než jaký UB21 může dávat, tím ji setříme, nehledic ani k tomu, že je v činnosti jen poměrně krátké doby při exponování.

## K PŘEDCHOZÍM ČÍSLŮM

Pokovování chemickým srážením.

V 8. čísle letoš. ročníku RA na str. 229 je otištěn recept niklování oceli chemickým srážením. V něm se zřejmě chybou překladem vyskytuje dvě závažné chyby. Správně může být 30 g chloridu nikelnatého místo 30 g kyselénsku nikelnatého (vzorec  $\text{NiCl}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$  je psán správně). Další příspadou je 10 g fosfornanu sodného (složení  $\text{Na}_2\text{H}_2\text{PO}_4$ ) a nikoliv 10 g kyselého fosforečnanu sodného. Ostatní je správné. Udaná směs je redoxním systémem, v němž jednomocný fosfor přechází za ztráty čtyř valenčních elektronů v pětimocný a redukuje tak kovový nikl. Kdyby se na místě fosfornanu užilo kyselého fosforečnanu sodného, srazil se nerozpustný zelený fosforečnan nikelnatý a pokovování nastalo neměře.

Ing. Dr V. Kibic

Malý přenosný superhet, č. 8/1947, str. 216.

V zapojení na str. 216 dole nechť čtenář laskavě odstraní kondenzátor  $0,1 \mu\text{F}$ , vedoucí od zemního vodiče k společnému bodu cívek L<sub>2</sub> a L<sub>5</sub>. Tento kondenzátor se dostal do zapojení jako záruka spolehlivé činnosti oscilátoru (ovšemž mezi „studenný“ koncem L<sub>2</sub> a zemí), byl však později nahrazen  $0,5 \mu\text{F}$ , jenž je vyznačen v plánu na místě, kde má být zapojen, totiž co možná těsně u obvodu L<sub>5</sub>, tak aby pro vý proudy uzavíral krátkou cestu. Prosíme čtenáře, aby nám toto závažné nedopatření laskavě prominuli, a za pohotové upozornění děkujeme Mojmíru Hellerovi z Brna. - V seznamu cívek na str. 218 je mf transformátor značen L<sub>4</sub> a L<sub>5</sub> místo správného L<sub>5</sub> a L<sub>6</sub>. Počet závitů u této cívek pro doporučovaná jádra má být 270, nikoli 320, jak bylo uvedeno.

Přenosný superhet na baterie  
Č.-7, 1947, str. 185.

Počet závitů mf transformátoru II (L<sub>7</sub> a L<sub>8</sub>) může být 270, nikoli 320, jak bylo uvedeno v návodu.

Tři malé přijimače s vojenskou „dvoumřížkovou“ pentodou  
č. 6, 1947, str. 163.

Ve schématu B, který náleží dvouelektronkovému přístroji s audionem a ní stupněm,

## Klípy

## O TŘILAMPOVCE

K článku

## LABORATORNÍ PŘIJIMAČ

na str. 252

Aby bylo jasno: nemáme důvodu snížovat výsledky, jichž se podařilo dosáhnout u tohoto přístroje, třeba se to stalo doslova v potu tváři vinou tropického podnebí o letošních prázdninách. Ještě než se přístroj rozehrál naplno, ptal se jeho konstruktér polo význam, proč vlastně stavíme superhet. Kdybychom však měli povrotnat potíže tohoto návrhu s běžným superhetem, stalo by se to zhruba poměrem 3:1. Abychom tedy nevyvolali představu, že superhet a nikoliv přímo zesilující třílampovka je překonána, připomeňme poměrnou složitost cívkové soupravy a přepinače, důležitost dobré vyrovnání souběhu ladícího kondenzátoru, nutnost dobrého stínění obou ladících ob-

vodů a nezbytnost zpětné vazby pro krátké vlny, což všechno u superhetu odpadá.

Věříme nicméně, že onto skličující score vývojových nákladů, 3:1, nepostihne zájemce v plné mříži; aby tomu tak bylo, vyznáme se z omyleù, které nás stály čas a práci. Na rozsahu K1, při otevřeném ladícím kondenzátoru, měl kondenzátor zpětné vazby nepřijemný vliv na ladění. Chtěli jsme proto řídit vazbu změnou zisku V2, změnou napětí stínici mřížky: napájeli jsme ji z potenciometru napětím řiditelným od nuly asi do 50 V (obraz b). Jak říká Josef Mach, bylo to ideální řešení až na to, že nebylo k potřebě: na větší části rozsahu je vazba tak těsná, že bylo třeba dát stínici mřížce nepatrné

## Rozhlasové právo

Na jednu rozhlasovou koncesi může koncesionář používat ve své domácnosti i několik přijimačů.


Nás čtenář, pan K. H., si koupil nový přijimač a poštovní úřad na něm žádá, aby si naří dal vystavit novou, další koncesi, ač pan K. H. má již koncesi na svůj dosavadní přijimač. Ten si chce nás čtenář ponechat a používat ho dále, hlavně jako zesilovače pro elektrický gramofon. Pan K. H. požádal, aby mu bylo sděleno znění poštovního předpisu, který umožňuje zřídit a provozovat na jednu koncesi několik přijimačů. Místní poštmaster nemůže prý takové ustanovení nalézt ve svých předpisech. K tomu sdělujeme:

Věc je upravena zcela jasně ustanovením § 1, odst. 2 rozhlasového řádu, který je připojen k ustanovení č. 13/1945 Věstníku min. pošty č. 5/1945 a prováděcimi předpisy k tomuto řádu, část II, oddíl A, odst. 5. Ve zmíněném § 1, odst. 2 rozhlasového řádu se praví:

„Na jednu koncesi lze v domácnosti koncesionářově zřídit a provozovat i několik rozhlasových přijímacích zařízení; naproti tomu musí být každý jednotlivý rozhlasový přijimač, který je zřízen a provozován v pracovních místnostech podniků, kryt samostatnou rozhlasovou koncesí.“

Že k rozhlasovým přijímacím zařízením, kterých lze v jedné domácnosti zřídit na jednu koncesi i několik, náleží také rozhlasový přijimač, kterého se používá ve spojení s gramofonem, vychází na jeho z části II, oddílu A, odst. 2 prováděcích předpisů k rozhlasovému řádu.

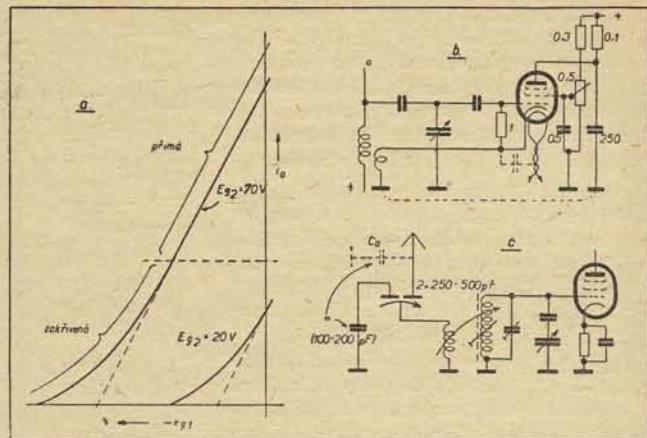Podrobné poučení o této věci je obsaženo také ve sbírce učebních pomůcek pro pošty, kterou vydává podniková rada čs. pošty, a to v knížce, zpracované Dr B. Partíšem v oddílu „Telekomunikace“ pod názvem „Rozhlasová služba na poštách“. A. B.



napětí. Pak jednak ztratila většinu ní zesilení, jednak, a to bylo horší, zkrátila se její mřížková charakteristika (změnění Eg2 se posouvá vpravo, obraz a), že současně s mřížkovou demodulací nastávala anodová s patrným skreslením. Namítnete, že amatérské kv přístroje toho způsobu s úspěchem používají. Ano, avšak jen pro poměrně úzké rozsahy, kde je možno vazbu vhodně nastavovat tak, aby oscilace nasazovaly při optimálním Eg2, a je také v onom úzkém rozsahu dostatečně stálá, aby tato podmínka zůstala zachována. Zde máme rozsah široký, na menších kmitočtech (ladici kondensátor uzavřen) vazba takto stačí, ale po větší části je nadbytečná, a pak nastává to, o čem jsme právě mluvili. Proto jsme se každěn vrátili k řízení zpětné vazby kondensátorem, a vliv na ladění omezili tím, že Lv byla těsně vázána se „studénym“ koncem L2.

Jiný neúspěch byl spojen se záměrem zařadit Lz do kathodového obvodu V2, obraz b. To je vhodné jen při tak zv. elektronové vazbě, kdy vazební cívka je čárti ladici cívky, je s ní těsně vázána a může být malá. U laděné anody tomu tak nebylo, a značná kapacita kathody proti vláknu a tedy proti zemi činila tento zdánlivě vhodný způsob nepoužitelný. Kromě toho, aby se v obvodu elektronky mohl využít v proud, nezbytný pro vyvolání zpětné vazby, musí být anoda uzemněna přes značnou kapacitu (100 až 200 pF), a ta nás zase řídí o vysoké kmitočty tónové, je-li použito v pentody s velkým vnitřním odporem.

Značný zisk před demodulačním stup-

něm způsobuje zjev, známý z poslechu místních stanic. Máme-li užátemu zpětnou vazbu až k písání a ladíme-li silný signál, tu oscilace vysadí, aby nasadila až když jej přejedeme; anebo musíme zpětnou vazbu dale utáhnout. To je způsobeno automatikou jistého druhu: silný signál posune pracovní bod na mřížkové charakteristice do místa menší strmosti (obraz a), a tedy menšího zisku, čímž se zpětná vazba změní a oscilace vysadí. Ze tomu tak je, o tom svědčí opětne nazázení oscilací, zmenšujeme-li citlivost, a tedy signál na det. obvodu, na př. kathodovým regulátorem u V1. Protože tento zjev prozrazuje činnost v zakřivené části charakteristiky, a ta při ní zesilování vyvolá skreslení, zmenšíme v takových případech citlivost buď zmíněným regulátorem, nebo použitím méně výkonné antény.

Kathodový regulátor má u běžné výpenoty se stálou strmostí tu nevýhodu, že posouvá silné signály do křivé části charakteristiky a způsobuje jejich demodulační principem anodové detekce. To se projeví skreslením zejména u laděné anody, kde vazba s následujícím stupněm demodulačním nevyulučuje nízkofrekvenční složky signálu (jako to činí vazba induktivní na ladici obvod demodulačního stupně). Proto bylo správnější řídit citlivost přímo v antenovém obvodu nějakým způsobem, který nepůsobí na vyvážení vstupního ladicího stupně. To je částečně splněno u způsobu, označeného na obrázku e, kde se vazba řídí diferenciálním kondensátorem, udržujícím v ant. obvodu přibližně stálou kapacitu.

jimače pro 5 m s výf zesilovačem a zpětnovazeb. audionem. K tomu náleží údaje o dobrých antenách pro kv. Pro začátečníky jistě nemá velké ceny popis superhetu, který je uveden spolu s dvěma konvertory v další kapitole, je však jistě dobré i začátečníky s možnostmi superhetu seznámit a uvedením prostých zapojení je výbit výs. Zvláště z poslední kapitoly o kv adaptorech a konvertorech je zřejmý dobrý úmysl autorů, získat nové zájemce o krátké vlny. Jsou tu popsány prosté adaptory s jednou elektronkou — vlastně elegantní mimořádné řešení našeho velkého problému z dob německé okupace. Na konci sešítu je krátká zmínka o amatérském vysílání a seznam značek všech zemí, dnes již ovšem neúplný.

2EL

Ultra shortwave Handbook, napsal „Radio-technician“, vydal Bernards, Londýn, 1946. — Formát 119 × 184 mm, 64 strany, reproducované z textu, psaného na stroji, 36 obrázků, sítý a ofiznuty sešit 2 sh. 6 d.

Velmi vitaná brožura pro zájemce o ukv, hlavně cenná četnými schématy a praktickými pokyny. Začíná pojednáním o povaze ukv a vlastnostech prostých přijímačů — Franklinova oscilujícího detektora, změnitelného snadno ve vysílač, a superrekordního přijímače s jednou elektronkou. Následují pokyny a návody na transceiver (trioda - pentoda) — klasický přístroj našich amatérů z r. 37 i z dneška, dále totéž o podobném transceiveru, v němž výsak je užito Franklinova oscilátoru. Je tu návod na dokonalý superreg. přijímač s preselektorem a samostat. oscilátorem pro přerušovací kmitočet. Tyto menší přístroje osazuje autor elektronkami žhavenými přímo, zřejmě jsou určeny do terénu. Kapitola o superhetech a konvertorech začíná známým Jonesovým superhetem s odporově kapacitní vazbou mf stupňů, je u dokonalý třístupňový konvertor a prostý pětielektronkový superhet (dva mí stupňů, mí 465 kc/s). Poučíme se i o měření kmitočtů ukv, o ukv tlumivkách, o oscilátořech vhodných pro ukv, a mezi návody na vysílače najdeme jen spolehlivé přístroje: stabilisovaný TX s duotriodou 112 Mc/s a krystalem řízený třístupňový TX s 6V6 na konci. Nechybí ani modulátor (10 W výstup. Ukv anteny jsou probrány na šesti stranách, a jsou to jen prosté, osvědčené typy. Knížku uzavírá kapitola o oscilátořech pro centimetrové vlny, o zapojení a činnosti klystronu, o několika detektorech, vhodných pro ukv, a nakonec stručný popis principu vysílání a příjmu frekvenčně modulovaných signálů. Knížka má hlavně cenu praktickou.

2EL

## NOVÉ KNIHY

M. G. Scroggie, Radio Laboratory Handbook, 3 nezměněné vydání vyšlo v květnu 1946, vydal Wireless World, Iliffe and Sons, Londýn. — Formát 112 × 176 mm, 428 stran, 216 obrázků, cena vý. tisku 12 sh, 5 d.

Přístupně zpracovaný přehled měřicích metod a přístrojů se zřetelem k možnostem pokročilého amatéra. Hlavní statí: zdroje energie a signálů, indikátory, porovnávací standardy, zařízení jako celek, měření součástek, zesilovačů, detektorů, měničů kmitočtu, napájecích přístrojů, přijímačů; práce s vysokým kmitočtem, využití výsledků, vysvětlení theoretických podkladů. Rozsáhlost a početnost námětů nedovolila autorovi podrobnejší zpracování u většiny popisovaných přístrojů. Po té stránce doplňují knížku odkazy na návody listu Wireless World, v jež hoří rámci knížka vyšla. P.

W. T. Cocking, Television Receiving Equipment, 2. vydání, vydal Iliffe and Sons, Londýn, 1947. — Formát 110 × 177 mm, 380 stran, cena vý. tisku 12 sh, 6 d.

Třeba nám pro závazný posudek chybí zkušenosti, a nebylo lze také knížku prostudovat dopodrobna, nerozpakovali bychom se doporučit ji zdejším zájemcům o televizi, kdyby byla vyhlídka, že z bohatého obsahu bude mocí vbrzku čerpat pro praxi. Je v ní v účelně zkratce všecko, čeho je třeba ke startu v novém oboru, a to přístupně (s využitím rozsáhlých publikáčních zkušeností autorových), avšak s nezbytnou matematickou výzbrojí, asi v tom rozsahu a úpravě, jako jsou psány články téhož autora v čas. Wireless World. Obsah: podstata televize; obrazovka; její napájení, odchylování paprsku; zdroje pilového napětí (až po zcela moderní zapojení); zesilování obrazového signálu; mf zesilení; přímé zesilení signálů; měniče kmitočtu; otázky interference; detektor; oddělování synchr. impulsu; příjem zvuk. signálů, spec. obvody pro televizi, antena, úplný přijímač, chyby, opravy. P.

F. M. Colebrook, Basic mathematics for radio students, vydal Iliffe and Sons, Londýn, 1946. — Formát 110 × 80 mm, 270 str., 77 obrázků. Cena výz. výtisku 10 sh 6 d.

Tato příručka matematiky pro radiotechniku obsahuje zkrácený souhrn těch početních operací, jejichž ovládání je nezbytné pro zpracování radiotechnických problémů. Začíná základními úkony sčítání, odčítání, násobení, dělení, a to hned s obecnými čísly. Pak dojde na mochny a výklad logaritmů, odtud k limitám a řádům, probírá geometrii se základy vektorového počtu a konečně počet diferenciální a integrální. Závěrem je přehlídka použití matematiky v radiotechnice. — Specialisované učebnice mají pro zájemce výhodu soustředění potřebného materiálu, a jsou-li dobře sestaveny, a přístupně podány, prokáží cenné služby všem, jejichž vzdělání v oboru není úplné. To platí o uvedené knížce, již prospívá i přehledná úprava tiskařská a písatelský život, poutavý a dobře srozumitelný výklad. Pro českého studenta má knížka cenu také tím, že jej seznámí s anglickou terminologií: doví se, že zkratka hyperbolického sinusu, „sinh“ se v angličtině vyslovuje jako slovo shine, tedy „šajn“, cosh jako „koš“, tanh jako „than“ atd. Seznání těchto věcí prospěje při pozdějším studiu anglické literatury, ušetřilo by značnou práci zejména našim studentům na britských školách. P.

The principles of short wave reception, redigoval Austin Forsyth, O. B. E., (G6FO), redaktor Short Wave Magazine, Londýn, 1946. Formát 140 × 216 mm, 32 strany, 19 obrázků, sítý a ofiznuty sešit za 1 sh. 6 d.

Tímto sešítem se začíná nová knížnice anglických radioamatérských příruček, které obsahují pokyny a návody, otisklé v časopise S. W. Magazine. První sešit podává první informace o krátkých vlnách novým zájemcům o šíření a možnostech krátkých vln, a přináší návod na bateriovou siťovou kv dvojku s vysvětlením o rozvedení pásma a s důkladným popisem cívek. I začátečníky informuje autor o ukv, a hned uvádí zapojení výf obvodu při-

## OBSAHY ČASOPISŮ

### KRÁTKÉ VLNY

C. 8, srpen 1947. — Dálkové spojení a měření síly pole na ultrakrátkých vlnách, R. W. Bickmore. — Skúšnosti s rtuťovými usměrňovačkami, F. Argalaš. — O provozu na pásmu s QRP třídy C, Ing. V. Srdíčko. — Posluchači a jejich QSL. — Otázky u zkoušek amatérů vysílačů. — Doslov k tónové stupni. — Seznam čs. amatérských vysílačů a stanic oprávněných ke styku s nimi, stav k 10. srpnu 1947. — Hlídky.

### ELEKTROTECHNIK

C. 6—7/1947. — Jak jsem se stal elektrotechnikem, z životopisu F. Křížka. — Schéma a přístroje v radiotechnice, Ing. V. Klepl. — Obnova krátkovlnných částí přijímačů, E. Kotek. — Použití elektronky v měřicí technice, J. Forejt. — Radiotechnický těsnopis, Ing. Z. Tuček. — Samočinná výroba přijímačů. — Přesné měření krátkých dob obrazovkou. — Výroba wolframových žárovek.

### ELEKTROTECHNICKÝ OBZOR

C. 14, červenec 1947. — Dielektrické ohřívání, Ing. F. Přibyl. — Výbojová trubice pro

jádrové reakce se zlepšeným využitím, J. Pachner. — Co je Ohmův zákon; Elektroisolační laky.

Č. 15, srpen 1947. — Vliv drážkování na magnetické pole motoru s kotvou nakrátko, Dr Ing. B. Heller.

#### COMMUNICATIONS

Č. 7, červenec 1947, USA. — Obousměrné vysílání na lince 156,1/161,1 Mc/s, D. E. Noble. — Fm vysílač, vystavěný na vrcholu 1700 metrů nad mořem, M. Cady. — Charakteristika antenové soustavy WABD pro televizi, G. E. Hamilton. — Pokusná stanice pro fm rozhlas, M. A. Honnel. — Rozbor napájecích zařízení s napětím ustáleným s použitím našedené tlumivky, ss zesilovačů a napěťových můstku, F. W. Smith, M. C. Thienpont. — Návrh antenových věží pro am, fm a televizi, R. G. Peters.

#### GENERAL RADIO EXPERIMENTER

Č. 1, červen 1947, USA. — Zvětšená přenosnost proměnného měrného kondenzátoru, R. F. Field.

#### PROCEEDINGS OF THE I. R. E. AND WAVES AND ELECTRONS.

Č. 6, červen 1947, USA. — Výroba centimetrových vln, H. D. Hagsturm. — Selektivní demodulace, D. B. Harris. — Vstupní impedance katodové vázaného zesilovače, H. J. Reich. — Fotografie pomocí X-paprsků s expozičními dobami 0,000 000 1 sec, C. M. Slack, D. C. Dickson. — Přesná teorie a výpočet pásmových filtrů se dvěma nebo třemi laděnými obvody, M. Dishal. -rn-

#### QST

Č. 8, srpen 1947, USA. — Modulátor a zesilovač 120 W, C. V. Chambers. — Odstranění interference televizního příjmu, M. Seybold. — Malý přenosný telegrafní vysílač na baterie, s dvojitou triodou 1J6G, J. Paddon. — Vazba k linkám, B. Goodman. — Ochranné elektronkové zařízení proti přetížení amat. vysílačů, G. D. Hanchett. — Kathodové vázané konvertory pro výrodejní voj. přijimače, J. H. Bender. — Levný vysílač pro místní obousměrné spojení, D. D. Ralston. — Ukazatel polohy pro směrové otáčivé anteny, J. S. Tomczak.

#### RADIO CRAFT

Č. 11, srpen 1947, USA. — Vzestup fm rozhlasu, H. G. Gernsback. — Přenosné nahrávací i reprodukční zařízení, J. G. Karnath. — Amatérská antenní věž pro vvf a uvf, B. Hoisington. — Tónový generátor s rozšířenými pásmeny (Wienův můstek), I. C. F. Van L. Weiland. — Elektronické počítání, obvody a způsoby, J. McQay. — Obvody s časovou konstantou, R. H. Dorf. — Vysílač pro fm i am, 250 W, II, H. D. Hooton. — Rychlé hledání chyb v přístrojích, H. E. Leeper. — Opravy v obvodech oscilátoru, J. King. — Kondensátorová dekáda, R. L. Parmenter. — Ultrasonické principy a obvody, J. W. Strade. — Dynamická kapacita elektronky a její použití pro kmitočtovou modulaci, H. E. Ennes. — Prostý volt-ohmmetr, R. Bloom. — Cestovní tlampovka s dvěma elektronkami, na oba druhy proudu, používající přímo žhavené vstupní triody-tetrody, žhavené emisním proudem koncové elektronky, W. G. Beaman. — St voltmeter s usměrňovačem, vyrovnáný s pomocí druhého shodného usměrňovače, takže má pro ss i st měření týž průběh stupnice. — Zesilovač s miniaturními elektronkami, J. C. Hoadley. — Nový superregenerační přístroj s širokým rozsahem, M. Black.

#### RADIO NEWS

Č. 1, červenec 1947, USA. — Komunikace s mikrovlnami, S. Freedman. — Vysílač 150 W, J. B. Ledbetter. — Přijimač pro fm na 88—108 Mc/s, J. V. Urban. — Moderní osvětlování, H. L. Logan. — Modulátor s el.

807, R. P. Turner. — Elektronický časový spinač, L. A. Gallegos. — Vysílač pro blízká spojení, R. L. Parmenter. — Vf zdroj vysokého napětí, J. F. Price. — Záznam a reprodukce zvuku, O. Read. — Návrh a výroba transformátorů, 2, návrh tlumivek, C. Roeschke. — Buzučák pomocným vysílačem, J. R. Blundin.

Č. 2, srpen 1947, USA. — Ipsophon, telefonní robot, L. Laden. — Kapacitní můstek s elektronkovým zesilovačem a diodovým voltmetretem, J. M. Heinrich. — Problemy a řešení antenní zátěže, J. T. Goode. — Konvertor pro 6, 10 a 11 m, F. Lester. — Dvouelektronkový hlasitý telefon, B. Pray. — Záznam a reprodukce zvuku, 6, 0. Read. — Návrh a stavba transformátoru, C. Roeschke. — Preselektor pro 10 m s dvěma elektronkami, T. J. Dodge. — Směrová tlityčová otočná antena, H. E. Schwartz. — Optické vyvažování televizních přístrojů, M. H. Kronenberg.

#### ELECTRONIC ENGINEERING

SRpen 1947, Anglie. — Návrh synchrodynamického přijímače, I. D. G. Tucker. — Zdroj vn pro televizní obrazovku, řízený čas. základní, C. H. Banthorpe. — Tónový generátor s širokým pásem, na podstatě Wienova můstku, F. W. Dawe. — Způsob měření malých ss proudů, E. J. Harris. — Rušení rozhlasu, působené průmyslovým vf vyhříváním, A. Turney. — Mnohapásmová radiová linka s kmitočtovou modulací, E. S. Teitscher. — Počítání elektrickou analogií, 3, D. J. Mynall.

#### LA TÉLÉVISION FRANÇAISE

Č. 28, srpen 1947, Francie. — Televise v Americe, M. Lorach. — Promítání televizních obrázků na stínitko, III, R. Aschen. — Televise v Bikini. — Stavba televizního přijímače. — O detekci a zesílení obrazových kmitočtů pro přijímače s 455 rádkami. — K otáče ionosovaných vrstev, René Lemos. — Lékařské použití elektrolysy. — Zesilovač 15 W až do 100 Mc/s, L. Liot. — Napájení přenosného přijímače s použitím telefonního magnetu (induktora).

#### RADIO

Č. 4, květen 1947, Polsko. — Z domova i z ciziny. — Novinky z USA. — Vědecké problémy současné radiotechniky, N. Papaleksy. — Slyšitelnost vysílačů polského rozhlasu v Polsku, Inż. H. Kalita. — Atomová fysika. — Prostý přístroj k měření kapacity. — Radiofonie po vedení, s malými kmitočty. — Nomogram pro filtrace L-C a R-C.

#### PRODEJ · KOUPĚ · VÝMĚNA

Každý inserát musí obsahovat úplnou adresu zadávajícího. Pište čitelně a účelně zkracujte slova.

Cena za otisknutí inserátu v této hlídce: první řádku Kčs 26,—, další, i neplné, Kčs 13,—. Za řádku se počítá 40 písmen, rozděl. znaménka a mezer. Částku za otisknutí si vypočtete a připojte v bankovkách nebo v platných pošt. známkách k objednávce. Nehonorovalé i n s e r á t y n e b u d o u z a r a z e n y. Insertní hlídka čtenářů RADIOAMATÉRA.

Prodám 3krát AF7 a EAB1 za 350 Kč a dvě kryst. přenosky, primafon a 1 náhrad. krystal za 350 Kčs, vše nové. M. Lenner, Plzeň, Nám. Čes. bratří 14. (pl.)

Potřebuji 2× ECH11, EBC11, EDD11, EF12 EZ11, CL4, malý kompresor na vzduch 5 atmosfér, dám AD1, ECL11, EBL21, AZ21, EL3, EL5, EL6, EF13, EF14, DCH11, DDD11, ECH3, W415, DF22, DAC21, NF3 EBC3, ohmetr Sochor-Blansko, rozsah 0,05 + 50 000. J. Hauser, Mar. Lázně, Komenského 515. (pl.)

RA ročníky 1929—1946 úplně prodá jen hromadně Karel Fráňa, Velká Bíteš. (pl.)

Radiovaky starších typů na součástky, amatérům levně prodá fa Babák a Liedermann, Brno, Eisenhowerova 27. (npl.)

Prodám univ. měř. př. 6,12, 30, 60, 300, 600 V ss, 6, 12, 60, 300 V stř. do 10 000 Hz, 2, 6, 30, 120 mA, 1, 2, 6, 12 A, 2 stup. nové 4 ks CF3 po 50,—, 5 ks DF25, 2 ks DDD25, 2 ks 6B7, 46, RL12T15 a jiné lampy a souč. Roč. 14—25 RA. M. Urzedovský, Kaplice. (pl.)

Koupím za každou přijat. cenu tyto elektronky DL11, DF11, DAF11, DCH11, UY11, dále voltmeter na střid. proud o co nejm. spotřebě, rozsah 0 až 50 V, nebo 0 až 300 V, Ant. Baborák, Chrudim IV, 221. (pl.)

Prodám mikroampérmetr Roučka vhodný pro el. voltmeter nebo vlnoměr, DL11. Koupím P2000, LVI, am, lampy série 6S... a Elektro-Faber. Zb. Kozmík, Smíchov, Nad Koulkou č. 2947. (pl.)

Koupím Multizet nebo Multavi II, V. Kračmar, Praha-Strašnice, Kralovická 43. (pl.)

Prod. růz. měř. přistr. elektr. vysíl. přijím. a jiný mater. opracov. souč. na synchr. motor die RA 3/1940, nahráv. (vodící) rameno atd. Elektr. v pův. bal. bez daně ze zář. K dotaz. přip. znám na odpov. Souč. prod. vzdáním se amatér, praxe B. Hezký, rev. ber. spr. Kvíč, č. 88, p. Slaný. (npl.)

Za superh. z č. 1 nebo 8 t. r. přenosný, nebo dobrou Sonoru K dám 4 lamp. bat. superh. Telef. 542 BK bez zdrojů. Z. Záček, Ostrava 9, Ocelářská 10/I. (pl.)

#### Superhetová souprava cívek RAPID-BLOCK

pro krátké, střední vlny, sestávající ze vstupu, oscilátoru montovaném na společném přepínaci, jen 6 spojů k připojení ze dvou mezikrevenic 472 Kc vlnílinkových krytech, vše úhledně vyrobené, vyzkoušené amer. signalgenerátorem, outputmetrem, a v hrajícím modelu. K tomu patří antenní filtr pro fm 472 Kc. Montáž superhetu je nyní snadnější obyčejné dvojkylí! Soupravu včetně návodu 14 dílků schémat vyrábí a dodává koncešovaná firma

Ing. radioel. VLADIMÍR ONDRUŠEK  
BRNO, Bratislavská 17. Telefon 13951

#### Rídí a za redakci odpovídá Ing. Miroslav Pacák


Tiskne a vydává O R B I S , tiskárská, nakladatelská a novinářská společnost akciová v Praze XII, Stalinova 46. Redakce a administrace tamtéž. Telefon 519-41\*; 539-04; 539-06. Telegramy: Orbis-Praha.

„Radioamatér“, časopis pro radiotechniku a obory příbuzné, vychází 12krát ročně první středu v měsíci (změna vyhrazena). Cena jednoho výtisku Kčs 15,—, předplatné na celý rok Kčs 160,—, na půl roku Kčs 82,—, na čtvrt roku Kčs 42,—. Do ciziny k předplatnému poštovné; výši sdělí administrace na dotaz. Předplatné lze poukázati vplatním lístkem Poštovní spořitelny, číslo účtu 10 017, název účtu Orbis-Praha XII, na složení uvedte číselnou a úplnou adresu a sdělení: předplatné „Radioamatéra“.

Prodajnica listu u Jugoslavii: „Orbis“, Beograd, Terazije 2.

Otisk v jakékoliv podobě je dovolen jen s písemným svolením vydavatele a s uvedením původu. — Nevyzýdáné příspěvky vrací redakce, jen byla-li přiložena frankovaná obálka se zpětnou adresou. — Za původnost a veškerá práva ručí autoři příspěvků. — Otiskované články jsou připravovány a kontrolovány s největší pečí; autoři, redakce, ani vydavatel nepřijímají však odpovědnosti za eventuální následky jejich aplikace.

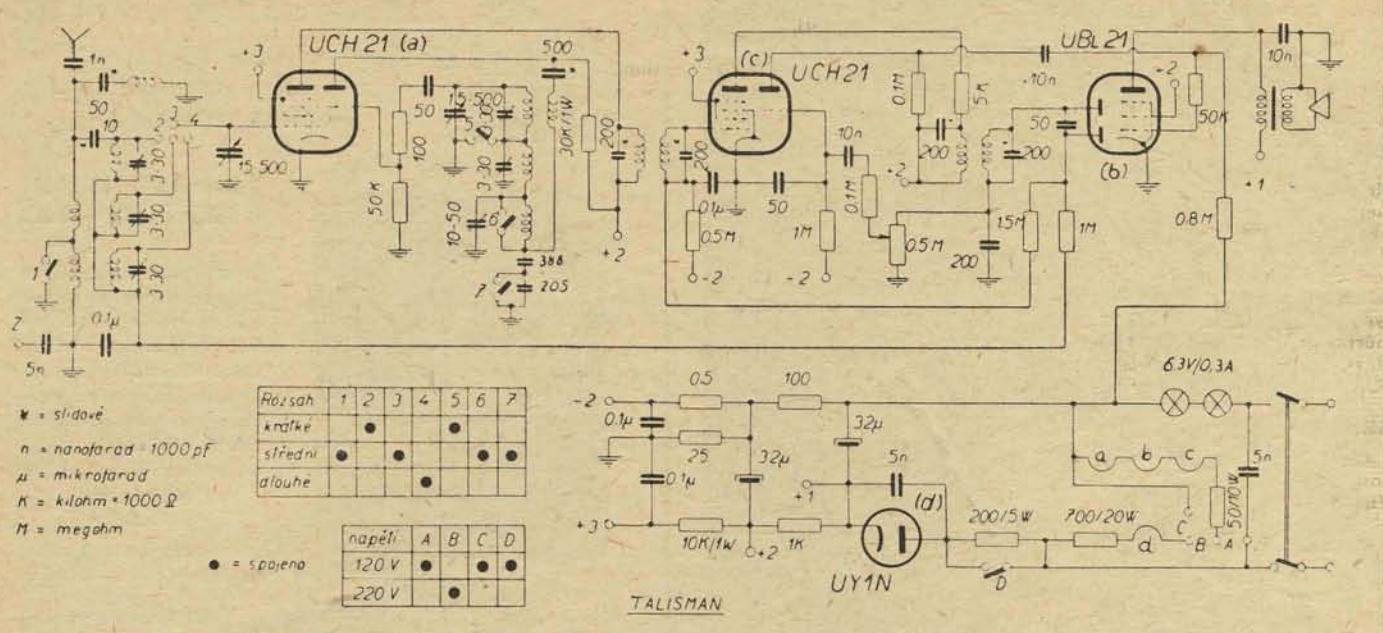Křížkem (+) označené texty zařadila admin. Příští číslo vyjde 8. října 1947. Redakční a insertní uzávěrka 24. září 1947.



## Data čs. přijimačů


2

**TALISMAN**, výrobek firmy TESLA, národní podnik.

3 + 1 elektronkový superhet na st a ss proud 120 a 220 V se šesti laděnými obvodami a AVC.

**Rozsahy:** Krátké vlny 16,5–52 m, střední vlny 200–580 m, dlouhé vlny 740–1980 metrů. — Mezifrekvence 470 kc/s. Padinové kondensátory: Pro dlouhé vlny 205 pikofaradů  $\pm 1\%$ , střední vlny 388 pF  $\pm 1\%$ .

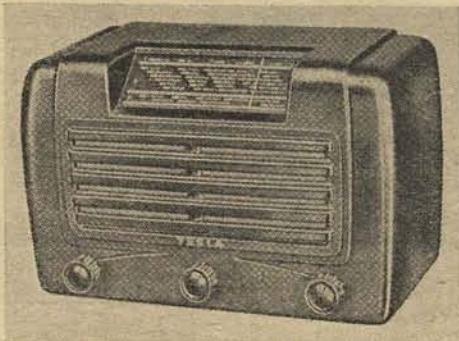**Elektronky:** UCH21 (směšovací), UCH21 (mf-a nf zesilovač), UBL21 (diodový detektor a koncový stupeň), UY1N (sítový usměrňovač), dvě žárovečky 6,3 V/0,3 A



(osvětlení stupnice a jištění síťové části).

**Pokyny pro sladování:** Signál z pomocného vysílače přivádime při sladování mf části přímo na antenní zdířku, při střed-

ních a dlouhých vlnách přes umělou antennu ( $200 \text{ pF} + 20 \mu\text{H} + 15 \Omega$  v serii), při krátkých vlnách přes odpor  $400 \Omega$ .

Na výstup zapojíme outputmetr (stř. voltmětr do 20 až 50 V), regulátor hlasitosti nastavíme na maximum. Sladění mf transformátorů provádíme příslušnými železovými šroubkami, vstupní a oscilační obvody sladujeme na počátku rozsahu dolaďovacími kondensátory, na konci rozsahu jádry železových cívek. Není-li možno uvést sladění v souhlas se stupnicí, je vada pravděpodobně v padinových kondensátořech. Shledáme-li při kontrole, že jejich kapacita nesouhlasí s údajem výrobce (205 a 388 pF), doporučuje se důkladně vyžádat si náhradní typy, protože přesné nastavení těchto poměrně malých kapacit lze těžko provést na běžných přístrojích.

## ROZMANITOSTI

Používejte jen metrických šroubů

Z hospodářských důvodů je nutné, aby chom všechni urychlovali všeobecné provádění normalisace. V používaných šroubech je normalisován závit metrický, kdežto závit palcový, zvaný Whitworthův, do normalizace přijat nebyl. Znamená to velkou úsporu nejen pro výrobce a opraváry, ale i pro obchodníky, neboť odpadne udržování dvojitých skladů šroubů. Je nutné, aby na všech výrobcích, a to i řemeslných, bylo všude používáno jen metrických závitů. Proto také ceny za továrně vyráběné šrouby palcové soustavy byly zvýšeny o 10 procent proti metrickým.

PPV

## Slabý trh malých přijimačů

Americká veřejnost prý přestává kupovat menší přijimače, a nutí výrobce k zvětšení výroby přístrojů dokonalejších, zvláště s frekvenční modulací.

mi

## Televise do hotelů

Ve velkých amerických hotelích bylo započato se zřizováním televizních přístrojů v každém poschodí. Na př. hotel Penn-

sylvania v New Yorku má již 18 aparátů, které dají obraz  $340 \text{ cm}^2$ . Anteny, instalované na střeše po vzoru vysílačů anten, obsluhuje každá šest televizních přijimačů.

ri

## Televise v SSSR

Od konce války byly v Sovětském svazu zřízeny čtyři televizní stanice, poslední ve Sverdlovsku.

ri

## Vysílač CBS pro barevnou televizi

Vyrobovala jej a v lednu 1946 postavila v 71. patře Chryslerova mrakodrapu v New Yorku firma Federal Telecommunication Lab. N. Y. Ač je to tedy novinka již stará, jsou přece jeho technická data tak zajímavá, že stojí za zmínku.

ri

Vysílač pracuje na frekvenci 490 Mc, přenáší se pásmo 20 cyklů až 10 megacyklů v nelinearnosti menší než 2 dB. Při stavbě bylo samozřejmě použito nejmodernějších poznatků, získaných zejména za války. Je to nejsilnější dosud postavený televizní vysílač, který se špičkovým výkonem 1 kW v anteně obsáhne celý Velký New York. Nosná frekvence je odvozena z řidicího krystalu 6.085 Mc/s a udržována s přesností  $\pm 0,005\%$ . Modulace je amplitudová. Většina zesilovacích stupňů ve vysílači a i v modulátoru je osazena trió-

dami 6C22, jež jsou z velmi výkonné elektronky typu „Lighthouse“, t. j. májkové (označují je také „Ring-seal-technique tubes“, t. j. elektronky s kruhově zatavenými elektrodami), anoda chlazená vodou. Výkon této elektroniky je asi 700 wattů pro 500 Mc/s, při špičkách s výkonem až 2,4 kW. Ladící obvody, počínaje frekvencí 245 Mc/s jsou koaxiální s jemným dolaďováním. Mřížka elektronky je nezeměna, jen poslední koncový stupeň pracuje s uzemněnou mřížkou. Výkon posledního stupně je bez modulace průměrně 700 W. Budící příkon je 300 W. Tento neobyčejně velký budící příkon je nutný, poněvadž je použito zvláštního stabilizačního zapojení, které omezuje vznik kmitotové modulace. Mřížka tohoto stupně je totiž rovněž přímo nízkofrekvenčně modulována posledním, kathodově vázaným stupněm modulátoru, který obsahuje dvě paralelně spojené elektronky 6C22. Tím je dosaženo zmírnění vynikající linearity modulace při poměrně malém výkonu modulátoru. Celkový spotřebovaný příkon vysílače a modulátoru je 25 kW. M. M.

• Jednocestné selenové usměrňovače pro 100 až 250 mA a 115 V, k napájení přijimačů, nabízí Seleton s pěti usměrňovacími článci a o rozměrech  $25 \times 25 \times 22$  až  $38 \times 38 \times 22$  milimetrů.