

RADIOAMATÉR

Časopis pro radiotechniku a obory příbuzné

10

Ročník XXVI • V Praze 8. října 1947

OBSAH

Prohlídka PVV	264
Sjezd ESČ v Bratislavě	265
Úvod do atomistiky	266
RCA v minulosti a dnes	269
Zkoušení tónových zesilovačů	270
Jak pracuje spoušťový obvod	270
Napětí obdělníkového průběhu a jeho aplikace	272
Zesilovač pro mikrofon a přenosku	274
Cívková souprava	276
Potterův multivibrátor	278
Pásmostrový filtr pro 125 kc/s	280
Elektrická pec do 1000° C	281
Dvoulampovka s jedinou elektronkou UCH 21	282
O slévání pro amatéry	284
Felix Mendelssohn	286
Radar ve válečné soutěži	288
Desky na „Radioamatéra“	288
Návštěvou na PVT	289
Radiotechnika v Německu	289
Z redakce, Nové knihy, Obsahy časopisů, Prodej-koupě-výměna	290—292
Knižní příloha MĚRENÍ V RADIOTECHNICE, můstky, strany 121—128	

Chystáme pro vás

Zkoušení nízkofrekvenčních zesilovačů tónovým generátorem a osciloskopem. ● Rázující oscilátor a jeho použití. ● Dvoulampovka na ss proud. ● Zdroj napětí obdělníkového průběhu ke zkoušení zesilovačů.

Plánky k návodům v tomto čísle

Zesilovač pro mikrofon a přenosku, schema a spojovací plán ve skutečné velikosti za 20 Kčs. ● Cívková souprava ke všem jednobvodovým přístrojům s třemi rozsahy, zvětšený výkres 8 Kčs. ● Dvoulampovka s jedinou elektronkou, schema a stavební plánky ve skutečné velikosti 13 Kčs. Za příslušnou částku, zvětšenou o 2 Kčs na výlohy se zasiláním a připojenou k objednávce, posílá jen přímo odběratelům redakce Radioamatéra.

Z obsahu předchozího čísla

Poznámky k novému radiovému časopisu. ● O volbě kmitočtů shody. ● Záporná zpětná vazba „mezi anodami“. ● O tištěných a kreslených spojích. ● Vstupní obvody pro zdroje s kapacitou vnitř. odporem. ● Audion s hlasitým přednesem. ● Vysilač pro 56—60 Mc. ● Laboratorní přijimač s přímým zesílením. ● Prostý elektronkový časový spinač. ● Telefonní robot ipsofon.

latinské úsloví — hora ruit carpe diem — připomíná: čas utiká, užij dne. Nedbejme přídechu poživačnosti, který ulpěl na tomto obměněném výroku Horaciovi, stejně jako přehlédneme pověření budoucnosti, jímž jej v pokračování doplnil sám původce. Pokusme se naopak doložit zvláštní smysl těchto slov pro nás a naše prostředí.

Nikoli po prvé připomeneme ony přiznaky, které vyznačují radiotechnika a jeho práci. Je to úkol ze největší části povahy hledací; v pomezích oblastech tak nový a náročný, že ani pokus, ani úvaha samotné často nestačí; teprve jejich dobrá souhra přiblížuje cíl. Úkol pro nás o to obtížnější, že musíme vyrovnávat nások cizích techniků, kteří osm minulých let vstřebávali v povolnějším, třeba rovněž ne pomalém sledu ony novinky, které vynesla válka. S výjimkou elektroniky, ježíž základy měly před válkou ostatně už také téměř dvacet let na zakotvení v intelektu pěstitelů, byla tehdejší radiotechnika jenom bohatě rozvinutou odnoží klasické elektrotechniky. Ten, kdo nastudoval obor základní (v té době už vykryštalovaný, účelný, jednoduchý a pedagogicky schůdný), potřeboval vcelku neobsáhlé doučení a snadno stravitelné dávky nových poznatků, jak je předkládaly nemnohé vrcholné časopisy. Tak tomu tedy bylo do války, která nám zastřela až na stěží patrné skuliny všechn výhled do světa a znemožnila sledovat pokrok našich kolegů.

Jak jiná se nám objevila radiotechnika po tomto smrtelném intermezzu. Nejenom že skrovné výhonky vyrostly v bohaté letorosty plné nových odnoží, které jsme před tím sotva tušili. Přibyla tolik odvětví, směřujících docela jinam než jak udával předchozí vývoj, že si autokritický pozorovatel dráhnu dobu připadal podstatně menší, než když dávno před tím startoval s platformy elektrotechniky. Kolik pojmu s odtažitým obsahem bylo třeba zařadit do mezerovitých znalostí, a jak obtížné byly první kroky k porozumění a ovládnutí toho, co z největší části bylo naprostou novinkou. Kdo z nás věděl nebo tušil příchod impulsových technik v dnešním rozsahu, s tolka důsažnými výsledky pro sdělování, navigaci a dálkové řízení? Kdo by se odvážil představovat, že role vln decimetrových i kratších nabude v době několika let takové rozsáhlosti? Komu připadlo, že vysokofrekvenční energie nebude jen vyzařovat antenou, létat choré organismy a rozřáhatovat malé kovové předměty, nýbrž i velké kusy příkony několika set kilowattů, ale také potraviny v průmyslu a snad i v kuchyni? Komu napadlo, že složitá zapojení budou vznikat nejenom klasickou drátařskou metodou, nýbrž způsobem takřka grafickým, a úplně mechanicky?

O tom všem se v obřím díle dělají historie a dopřejte označení blahodárné. Těch němnoha časopisů a knih, které se zájemci dostanou do rukou, přináší pravidelně téměř sklikující záplavu informací. Pouhé prolistování si vyžádá mnoha hodin, a kolik jich spotřebuje nezvyklá mysl, chce-li se zmocnit, aspoň encyklopedicky, podstaty obsahu. To je důvod, proč jsme

předložili k úvaze dvě slova z davné historie a přisoudili jim význam snad poněkud jiný, než kterým původně promlouvala.

Nebol pro nás pro všechny je příkazem chvíle užit dne. Osud nás donutil „chvíli stát“, a to je v technickém oboru závada krutě věžná. Obory i úkoly se mezitím rozrostly, a nechceme-li ve světové souhře zastítat místo poslední, musíme úsilím nahradit, co nám bylo odebráno na čase. To znamená schraňovat všechny poznatky s harpagonskou charitativitou, stejně jako jsme kdysi lovili vědomosti základní. Nedělat jen prostinké věci, které už dovedeme, nýbrž také to, co ještě neumíme, i když to zdánlivě zatím nevede k praktickému cíli: Plati to stejně pro vedoucího technika, jako pro nejprostší jeho spolupracovníky, kteří se naučili těžit z tohoto listu doplňky svého praktického školení. I oni musí být připraveni na úkoly, jež budou odlišné a vzdálené dosavadních. A platí to i pro nás, jimž jest svěřeno pěstování zájmu a vloh amatérů i profesionálů, prostě všech, kdo mají radiotechniku za svůj obor.

Pro nikoho z vymenovaných není to situace snadná; přičiny byly uvedeny. Znamená to přejít z oblíbených, dnes už klasických pokusů s elektronkami v ohledu použití k účelům zatím méně „praktickým“: od přijímačů, které pěkně hrají, od zesilovačů s bohatým přednesem a od osvědčených úprav téměř předhistorických zapojení k přístrojům, které nemluví, ani nehrájí, nýbrž dělají leccos podivného a nezvyklého. Není třeba mit obav, že to bude bezúčelné a nezajímavé, naopak, možnosti jsou o tolik rozsáhlejší, oč více budou se vejde do prostoru namísto přímky. A protože dnešní stav je jen počátkem nové epochy, jsou zatím zjevné výhledy zase jen skrovou částí perspektiv, které nám předestře další vývoj.

Když jsme v hrubých obrysech načrtli mordní povinnosti onoho carpe diem pro čtenáře, sluší se, abychom se přihlásili také k svému dílu. V termínech impulsové techniky, která pracuje s popudy, a jimi vyvolává nebo řídí nějakou rozsáhlejší akci, chceme se — nejen touto úvahou — pokusit se o takový užitečný impuls. Jeho několik zdrojů už pracuje na dílenských stolech spolupracovníků tohoto listu. To porovnání k impulsové technice není, bohužel, jen ozdívka nebo projevem technikovy mondanosti: spolupracovníků pro obory, které byly prve dotčeny, je impulsovitě málo, a než přibudou další, musíme vystačit s tím, co je. To je důvodem, proč se nemusí obávat konservativní stavitele dvoulampovek a zesilovačů: i pro jejich práci zůstane v Radioamatérku námět dost, a nás zároveň vynese obsahu tohoto časopisu jen nové, věříme že zajímavé, stránky. Je však nezbytné, abychom ani v oboru působnosti, který je nám vymezen, neztratili se zřetele novou dobu a nezaspalí ji.

Bude to pro nás všechny nadbytek zajímat práce; tolik, že ke dni bude muset nezřídka přistoupit také noc, že se tedy carpe diem rozšíří o carpe noctem. Nikoli ovšem na procházce s nějakým oblým loktem.

CARPE DIEM

Z DOMOVA IZ CIZINY

Z lipského veletrhu

Německo, kdysi vedoucí stát kontinentu v radiotechnice, nás před válkou přitahovalo každoroční radiovou výstavou v Berlíně. Historie však poněkud korigovala rozmačlé plánování Třetí říše a Funkausstellung se t. č. nekoná. Navštívili jsme proto letos podzimní veletrh v Lipsku. Ve velké dvoraně „Elektrotechnik“ vystavovaly dříve německé firmy své zboží určené zejména pro vývoz. I význačné radiové továrny, Körting, Siemens, Lorenz, Telefunken a ostatní, tam předváděly a prodávaly své výrobky. Bývalo tam mnoho zajímavého v radiotechnických součástkách — Görler, Allei, Heliogen, atd. Letos tam nebylo z našeho oboru — nic. Výrobní kapacita je nepatrá. Úroveň některých, zřídka se vyskytujících výrobků je hlučná podřadná. Pracuje se s nejprimitivnějšími prostředky a způsoby. Všechno je nedostatek. Proto se improvizuje se zbytky válečného materiálu, pokud je vůbec ještě na trhu. Z elektronek se ponejvíce používá RV 12 P 2000. Opravářství je nejrozšířenějším pracovním odvětvím. Všeobecný nedostatek všechno nutí k opatřením až dobrodružným. Vždyť není možno koupit ani šroubovák. Černý trh slaví orgie ve fantasticky vysokých cenách. Sotva lze vyličit velikost tohoto úpadku. Když odborně vedené závody jsou poloprázné. Co je v nich, to nenajdete u nás ani v vetešníku. Za výklady je vidět na př. krystalku. Nás nejprimitivnější amatér by se však styděl za takové podřadné provedení.

V Německu bývalo mnoho odborných radiotechnických časopisů, ročně vycházela řada odborných knih. Dnes vychází v Berlíně jen Funktechnik, který nestačí ani pro předplatitele. — Nejlépe vyjádříme stav německé radiotechniky, sdělime-li, co jsme si přivezli z Lipska: isolátory pro pokojovou antenu, elektrický zapalovač pro 220 V, objímkou pro žárovku, a zástrčku. To vše je vyrobeno z — tvrdého dřeva.

Všechny tyto předměty odevzdáme našemu Technickému museu. Jsou to doklady smrtelné krize. A nutí k přemýšlení.

O. K.

Britská televise zblízka

Přesvědčil jsem se na vlastní oči, že televizní příjem není výsadou bohatých, nebo hodbou vzdálené budoucnosti: v malé osadě asi 130 km od Londýna našel jsem v rodinách malých zemědělců pět přijímačů Cossor, které tu stojí asi 80 liber. Jsou to přístroje s přímým pozorováním obrazu o rozměrech 20×25 cm, a pokud jsem mohl posoudit, je největším problémem odstranění poruch motorových vozidel. To je patrně důvodem, proč v Londýně saměm viděl na střechách mnohem méně dipólů pro příjem Alexandra paláce než v okolí. Obrázkům vadí malé rozměry, vyjádřeno názorně: ty malé postavičky dělají na obrázcích trochu mnoho hluku. Dokud se však nepríbliží nějaké starožitné vozidlo, auto nebo motocykl, jsou jasné i ostré. Podle sdělení H. W. Barnarda z red. Wireless World je dosah londýnského televizního vysílače asi 100 mil, t. j. 160 km, jsou však doklady příjmu až do vzdálenosti 250 mil, t. j. 400 km od Londýna. — Jinak jsou v ob-

chodech velmi pěkné a poměrně levné měřicí přístroje za ceny, které se shodují s měřicími cenami u nás, na př. univerzální měřidlo za 10 Lst, za 10 až 15 Lst pomocný vysílač, za 8 Lst můstek RC s mag. okem atd. Obchody jsou většinou poměrně malé, specializované na dosti omezený druh zboží. Odborných knih britského původu je nedostatek, jsou prý většinou rozehrány před vyjítím, zato amerických knih, ovšem dražších než v USA, jest dost.

Otakar Horána, Londýn.

Rozhlasová universita v ČSR

Dne 30. září zahájil čs. rozhlas vysílání pravidelných vzdělávacích relací s přístupně podaným, ale přece odborným a důkladným výkladem vědních oborů, jejichž ovládnutí má význam pro lidi vyslé ze školy a toužící po rozvinutí vzdělání. Aby měl přednášející kontrolu, zda jim posluchači postačí v chápání, budou ve studiu representanti průměrných posluchačů, jejichž otázky na konci půlhodinové relace pomohou osvětlit méně jasná místa výkladu. Na konci přednášky dostanou několik otázek také ostatní posluchači, a budou je moci zodpovědět písemně. Vedle vysvětlení věci, kterým neporozuměli, získají také osvědčení o absolutoriu kursu. Tento záměr, jímž chce čs. rozhlas obohatit své cenné naukové relace a pomoci lidem, pro něž nezbývá mnoho jiných možností, k doplnění a prohloubení vědomostí s pomocí vynikajících odborníků a pedagogů, zaslouží uznání a chvály. Poslání rozhlasu bude takovým pořádkem splňováno jistě dokonale již uspokojováním primitivního výkusu programy příliš populárními. Proto přejeme rozhlasové universitě hodně posluchačů a vedoucím plné ruce práce.

Z činnosti amatérů vysilačů

Spojenecká rada pro Rakousko zakázala před několika měsíci činnost amatérů vysilačů. Zákaz byl často přestupován, na nové schůzky byla však dohodnuta ještě přísnější dodržování a kontrolování tohoto zákazu.

Generální ředitelství pošt a telegrafů v Madridu sděluje, že tč. není ve Španělsku povolena činnost amatérských a jiných pokusných radioelektrických stanic.

PROHLÍDKA PVV

Z nových přijímačů ve stáncích Tesly za zmínku následník Klasika, 4+2 elektronkový superhet Kongres. Cenou i úpravou kostry nápadně připomíná zmíněný předchůdce, a vyznačuje se novým řešením skříň. Pro připojení antény a uzemnění viděli jsme v něm normované zástrčky tvaru klíčové dírky, které pozorný návštěvník nacházel na výrobcích mnohých firem již dávno před válkou. Dosud jsme však neviděli jediný banánek pro toto exotickou normu. — Ani Klasik, podle sdělení našich informátorů již ukončený a doprodávaný, na výstavě nechyběl, a vedle něho dva menší přístroje Rytmus a Talisman. U posledního jsme si tentokrát povšimli nápadně malého reproduktoru (průměr asi 8 cm), dále kondensátory z jemného drátka, navinutého na keramické trubičce, která obsahuje druhou elektrodu. Odtrhováním drátka je možné nastavit kapacitu. — Mezi součástkami, určenými zatím patrně pro vývoz, nalezli jsme malý dvojitý kondensátor velmi lehký a zjednodušené konstrukce, malý reproduktor, elektrolytické kondensátory, vyráběné z leptané folie. Na otázkou, když toto zboží přijde na zdejší trh součástí, dostávali jsme odpovědi příznačně neurčité. — Ostatní pavi-

Amatérské vysílání v Belgii bylo nově upraveno ministerským výnosem z 22. července 1947. Stanice se dělí na tři třídy s povoleným mezním příkonem 35, 75 a 150 W a ročním poplatkem (který patrně není totožný s koncesním poplatkem posluchačským, jako je tomu u nás) 180, 360 a 1200 frs. Nejvyšší třída smí použít jen krystalové řízení, radioelektrické služby nesmí být rušeny kliky, je dovolena jen amplitudová modulace, jiné druhy jen na zvláštní povolení, pro použití je nutno používat co možná malé, nevyzařující umělé anteny, vysílače musí být v anodovém obvodu voltmeter a ampermetr pro kontrolu výkonu, a musí být vybaveny schváleným vlnoměrem. Pro vysílače řízené krystalem není třeba používat vlnoměru s krystalem. mpt

Pomník Marconimu

Kanadská Marconiho společnost dala postavit svému zakladateli pomník na Novém Foundlandu v místě, kde 12. prosince 1901 přijal první transatlantické signály. Pomník byl budován již od r. 1938, pro válečné operace mohl být však dokončen až nyní, a byl slavnostně odhalen 16. července t. r.

Rozhlas nahrazuje učitele

Za spolupráce ministerstva výchovy a americké vojenské komise vznikla při školní rozhlasu v Mnichově zvláštní skupina, která má za účel nahradit školní vyučování, omezené nedostatkem pomůcek a učitelů. Ve dvou denních 90minutových pořadech bude se dopoledne opakovat látky starší, odpoledne přednášet nová. Bylo připraveno 150 školských pořadů pro první pololetí tohoto školního roku, které budou obsahovat látku z přírodnímu, hospodářství, dějepisu, kultury, fyziky, chemie atd. Pro účely rozhlasového vyučování na dálku bude vydáván zvláštní časopis. Zkušenosti z tohoto pokusu, jehož účinnost v porovnání se způsobem školním stěží lze odhadovat příliš vysoko, budou nímceně zájimavé, neboť za nejedné okolnosti je vyučování rozhlasové cenným, ne-li nedocenitelným doplňkem vyučování školního. Zde se však stejně dobré hodí pro výduv exaktní a produkty logického myšlení a

lony Tesly přinášely pest्रý a bohatý přehled výrobního programu, vcelku málo odlišný od výstav předchozích. Velkému zájmu obecenstva, a to i laického, těšilo se předvádění práce s krátkovlnnými vysílači a přijímači na amatérských pásmech. V přidružené expozici radioamatérských časopisů a literatury, kde bylo lze shledat i listy tak obecně zaměřené jako Radio News, chyběl Radioamatér. Důvod tohoto opomenutí nám není znám.

Z výrobků nezahraničního sektoru jmenujeme superhet brněnského Ironu, Penta Luxus, vybavený známým karuselem s čtyřmi rozsahy, který je přestavován na rozsáhlé použití lisovacích hmot. Bylo nám už dříve přislibeno, že tato součást spolu se vzhledem vypracovanými mf filtry bude uvedena na trh součástí, jakmile to dovolí rozvinutí výroby a příslun materiálu. Vitali bychom to zejména jako příklad jakostního provedení s nepochybným pedagogickým vlivem na ostatní výrobce čívkových souprav. — Markofon vystavoval bateriový superhet s čtyřmi elektronkami americkými nebo řady D. Vestavěná rámová antena doplňuje se při krátkých vlnách aspoň náhražkovou antenou aperiodickou. — Přímo zesilující přístroje s dvěma elektronkami vyrábí Bezdra, která také chystá (jak často je nyní nutno používat tohoto neurčitého slova) jakostní přepinač a ladící konden-

věbec pro vědy, jako pro šíření ideologii více méně neblahých, což prokázala nedávná doba, to zůstane zatím otázkou.

Rozvoj výroby přijimačů ve SSSR

Továrna Elektrosil oznámila dokončení série 50 000 přijimačů s rozsahem krátkých, středních a dlouhých vln. Také jiné podniky dokládají stálý rozvoj výroby rozhlasových zařízení v Sovětském svazu.

Radarový rychloměr

Anglický průmysl vyrábí silniční rychloměr na podstatě radaru, který váží asi 20 kg a je určen pro bezpečnostní službu k měření rychlosti motorových vozidel. Vyhovuje až do rychlosti 160 km a pracuje s centimetrovými vlnami.

SSSR staví elektronové mikroskopy

Sovětský státní optický ústav ukončil stavbu čtyř citlivých elektronových mikroskopů. Zpráva zjišťuje značné zlepšení proti dosavadním přístrojům v tom, že sovětské výrobky mohou pracovat 10 minut po zapětí, kdežto starší úpravy až po několika hodinách, a uvádí jako důvod použití suchých usměrňovačů.

Traktory s radiotelefonem

připravuje sovětská výroba, aby jejich řidiči mohli být ve styku se svými středisky a řídit se rychle jejich dispozicemi. V příštích dvou letech má být radiovými přístroji vybaveno 3000 traktorů. Při značné rozloze kolektivních hospodářství má toto využití radiofonie značnou cenu.

Anglický export přijimačů


dosáhl podle nedávných informací pětinásobku počtu kusů, vyvážených před válkou, a přináší zemi desetinásobek předválečného exportního obratu.

Polský rozhlas reviduje své posluchače

Všichni polští rozhlasoví posluchači museli se v srpnu hlásit u svých poštovních úřadů o nové koncese. Žádosti zkoumalo několik zvláštních výborů a každý, kdo nepodal přihlášku do 1. září, bude trestán jako černý posluchač.

Na sjezdu ESČ v Bratislavě

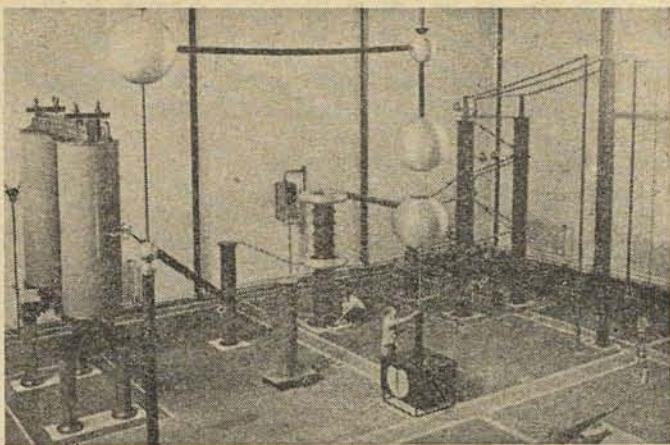Nová zkušebna vysokého napětí továrny Kablo v Bratislavě. Vlevo transformátor vysokého napětí, vpravo vzadu kaskádový generátor nárazového napětí, uprostřed jiskřiště k měření napětí.



Ve dnech 29. srpna až 1. září se konal XXVI. sjezd Elektrotechnického svazu československého s výstavou. Než očekávat, že by čtenáře t. l. zvlášť zajímal průběh jednání, třebaže přednášky ze sdělovacího oboru byly poučné i zajímavé. Věnujeme proto několik vzpomínek sjezdovým exkurzím a výstavě, která byla otevřena již před sjezdem na pěti výstavištích slovenského hlavního města.

Navštívili jsme bratislavskou továrnu TESLA, dříve Tungsram, kde jsme shledali výrobu žárovek a přijimačů. Moderně vybavený závod dokončoval právě poslední serii „Klasiků“ a začínal nové, menší superhety „Riava“. V tomto závodě vznikají ze surovin všechny hlavní součástky rozhlasových přístrojů, až na elektronky a skřínky. Návštěva továrny Kablo seznámila nás s výrobou vodičů všeho druhu. Účastníci exkurze, rozděleni na menší skupiny, mohli volně chodit po závodě, a tak elektrárenští odborníci dali přednost sledovat výrobu kabelu s olověným pláštěm pro vysoké napětí a velké výkony, zatím co „slaboproudí“ se pozdrželi v tažirně měděných drátů, v soueství shledali jejich cínování a o něco dále olisování gumou. Efektním dojmem působily mohutné hnětací stroje v gumovce, a zejména zásoby surové gumy. Jen jeden návštěvník nebyl spokojen: Chtěl totiž vidět, jak se vyrábí vysokofrekvenční kablík, a s politováním se dověděl, že

tento artikl vyrábí t. č. jiný podnik, v jiném městě. (Těšil se, prospěchář, že si odnesete „výslužku“ v podobě kilogramové cívky lanka 20×0.05 , protože se předmětem na vlastní žaludek přesvědčil o štědré pohostnosti hostitelů Slováků.) Účelu a zapomenutí přinesla prohlídka právě dohotovené zkušebny vysokého napětí, kde byl ohlušen výboji nárazového generátoru o napětí 4 000 000 voltů.

Prohlídka rozsáhlé výstavy řídila se rovněž osobním zájmem. V expozici, která předváděla zesilováče pro úzký film, byla pořádána několikrát denně představení krátkých filmů z různých oborů. Barevný film společnosti General Electric „Základy nauky o elektřině“, natočený Technicolorom za spolupráce vědců Dushmana a Smoluchowského, byl dokladem tak zajímavým, že jsme zahlédli rozzářené úsměvy několika našich pedagogů. Čs. pošty instalovaly na výstavě několik ústředen, od jednoduchého přepojovače až po automatiku. Exponáty zdejších výrobců viděli jsme většinou již na jaře v Pardubicích, až na úplné zabezpečovací zařízení pro dráhy, které vystavovala firma Standard Electric.

Dva inženýři z Londýna přivezli totiž přímo do Bratislavu tak zv. silnoproudé stavědlo a zabezpečovací zařízení pro plně elektrisované nádraží s několika elektrickými výhybkami, k tomu příslušející skříň, naplněnou relátky, voliči, přepinači, nabíječi atd., tak, jako by to dodávali ministerstvu železnic. K tomu postavili na velký stůl miniaturní nádraží s kolejemi a výhybkami, tunely a budovami. Na kolejích spočinuly elektrické vláčky, necelé 3 cm vysoké, a pak jen zmačknout knoflík, a už to jezdilo jako „U krále železníc.“ Ale nejen jezdilo, i samo zastavilo vždy před signálem, na stanici nebo ve vozovně. Zvědavého návštěvníka upoutala 4 cm vysoká návštěvidla, věrná kopie skutečných. Dalo chvíliku hloubánek, jak je možno vyrobít tři různobarevné žárovicky tak, aby celkem nezaujaly víc místa, než kotouč v průměru 2 millimetru. Ukázalo se však, že žárovicky jsou podstatně větší než tento rozměr, a že jsou „v zemi“, t. j. pod stolem. Jejich světlí jde důkladně stojánkem návštěvidla a nahoře se láme do vodorovného směru.

V dalších výstavních objektech bylo lze vidět doklady užitečnosti elektřiny v hospodářství na statku i v domácnosti, výstavu elektrárenství a elektrizace zemí a okresů, stánky většiny čs. výrobců a dovozců strojů, přístrojů a příslušenství.

-hv-

• Usměrňovací elektronky pro velmi vysoké napětí a malé proudy musí kromě obvyklých izolačních vlastností mít též izolaci pracující dobře při vysokých kmitočtech, tedy malé dielektrické ztráty a malou kapacitu, protože se jich používá ve zdrojích vysokého napětí, napájených vysokofrekvenčně.

ÚVOD DO ATOMISTIKY

Přehled pokusů, které je možno provádět v amatérské laboratoři

Chceeme-li nahlédnout do světa mikrokosmu, poznat nejen theoreticky, ale i prakticky zákony, kterými se řídí, musíme se nejprve seznámit s přístroji a metodami, které pomohou odhalovat děje v atomu.

Měřicí přístroje — v celé moderní vědě velmi důležité — nejsou však nikde tak pevně svázány s veškerými objevy, jako právě v atomistice. Je to tím, že jinde potřebujeme měřicí přístroj jen ke kvantitativnímu určení děje, kdežto o fyzikálním pochodu nebo stavu se můžeme přesvědčit smysly. Těleso je teplé — to cítíme hmatem — a jen ke změření teploty potřebujeme přístroj. Atomistika však vyžaduje pro rozuměrovou i energetickou nepatrnost svých dějů již k pouhém konstatování pomůcku. Měřicí přístroj zde musí vzniknout dříve, než se zrodila nová věda, aby zachytily její první projev života, je jedinou možností, jak se přesvědčujeme o jeho růstu.

Nejprve uvažme, co je v atomu možno měřit. Zřejmě si nemůžeme svět atomů představit jen jako zmenšený svět běžných, nám přímo přístupných, fyzikálních dějů, aplikovat na něj obvyklé, citlivější měřicí metody. Jedenak by bylo zapotřebí citlivosti tak značné, že by nebyla dosažitelná (nemůžeme na př. vážit jediný atom), jedenak panují v mikrokosmu zcela jiné zákony, než ve světě našich rozměrů. Tak třeba je nemožné zjistit elektron nebo vůbec nějakou částici v klidu, jako nepozorujeme sedícího zajice ve vysoké trávě, dokud se neprozradí vlněním trávy při běhu. Atom se projeví jen svým pohybem. Určení dráhy částice je vše, co nám — a ještě nepřesně — mikrokosmos prozradí, a z této skoupých zpráv byl vykreslen celý svět atomů.


Přístroje probereme v tom pořadí, jak se s rozvojem bádání vyvíjely. Zhotovení je většinou snadné i pro amatéra, u něhož jsou zájem i zručnost spojeny s nejzákladnějšími přístroji a nástroji a hlavně s odvahou.

Nejdokonalejší přístroj by však neměl ceny, kdybychom neměli to, co chceme měřit, v našem případě radioaktivní záření. Získává se buď z přirozených radioaktivních látek, nebo uměle, urychlením čistic v elektrickém nebo magnetickém poli. Pro amatéra se hodí jen možnost první, neboť ani nejodvážnějším z nás nelze doporučit výrobu cyklotronu nebo výbojové trubice na milion voltů.


Mnozí mají však představu radioaktivního preparátu sdruženu s milionovými částkami. Dnes je však už zcela dobré možné, získat „za málo peněz — hodně záření“. Většina radioaktivních látek se u nás vyrábí ze smolince, který se těží v Jáchymově. Pokoušet se však získat jej v obchodě bylo obtížné. Snáze vypátráme dusičnan uranu $UO_2(NOs)_2$, jehož se používá ve fotografování k zesiňování negativů. Nejsnáze dostupné, ale též nejméně aktivní jsou patrně punčošky Auerových plynových hořáku, obsahující kysličník thoričitý, ThO_2 . Na konec to nejlepší: všem zájemcům těchto dnů se naskytá možnost získat velmi aktivní

Jiří MACKŮ

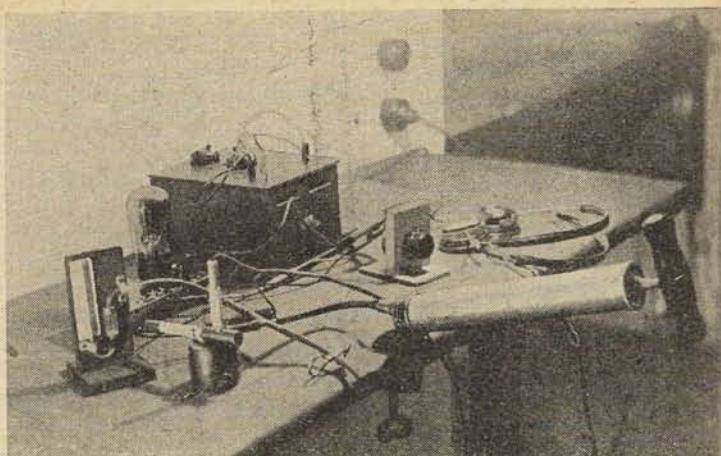
Prosté přístroje na obrázku dokládají, že atomistické pokusy lze dělat s dostupnými pomůckami.



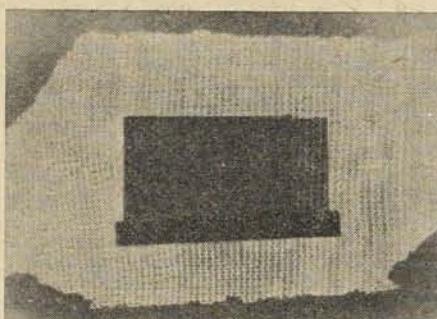Obrázek 1. Účinek Auerovy punčošky na fotografickou desku. Doba působení byla sedm dní. Mezi citlivou vrstvu a punčošku byla vložena hliníková folie o síle (postupně zleva) 0,01, 0,02, 0,04, 0,08, 0,16 mm a překryta dole olověným páskem o síle 0,8 mm. Jevidět, že částice a, které thorium punčošky vysílá, se ve čtvrtém pásku, to je při síle 0,08 milimetru již zcela zachytily.



látky, jako dědictví z války. Číselníky leteckých přístrojů, které přicházejí často zdánlivě již neupotřebitelné amatéru do rukou, jsou totiž natřeny svítici barvou, která se pro naše pokusy výborně hodí a kterou jistě bude moci každý z vás z nějakého přístroje vytěžit.

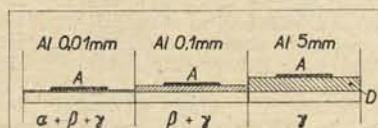

Obrázek 2. Rozdělení radioaktivního záření na složky a, β , γ hliníkovými plíškami různé síly. — D - fotografická deska. A - radioaktivní látka.

Prvou pomůckou, kterou byla radioaktivita objevena, byla fotografická deska Henri Becquerela. Je zajímavé, že tento objev, který byl vlastně základem celého dalšího vývoje atomistiky, byl učiněn náhodou při průzkumu fluorescence různých látek.


O záření fotografické desky účinkem radioaktivního záření se můžeme snadno přesvědčit. Vložíme-li ve tmě přímo na citlivou vrstvu fotografické desky radioaktivní preparát a necháme jej působit dostatečně dlouho, můžeme po vyvolání

určit podle záření citlivé vrstvy místa, na nichž záření působilo, a v jaké intenzitě. Pokus se nejlépe provádí s nevypálenou punčoškou Auerova hořáku, kde nosná látka není ještě spálena, takže je punčoška dost pevná a dá se po roztržení rozložit na fotografickou desku. Pro umístění desky s preparátem se dobré hodí fotografická kazeta; stačí však také obojí zabalit do neprůsvitného papíru a zatížit, neboť jen při dokonalém styku je kresba ostrá (obrazek 1). Exponice je dlouhá, neboť tato „momentka“ musí trvat aspoň týden. Thorium, které punčoška obsahuje, je totiž poměrně málo aktivní.

U tohoto pokusu se můžeme dále přesvědčit o jiné důležité věci, že totiž záření proniká tenkými vrstvami kovů. Vložíme-li mezi desku a punčošku v předcházejícím pokusu proužek staniolu, skládaný na různé síly, zjistíme, že záření desky se zmenší, že vznikají tloušťkou hliníkové folie, až při síle asi 0,05 mm deska prakticky nezazáří vůbec. Je to způsobeno tím, že záření, které vydává thorium, sice hliníkem prochází, ale jen ve velmi tenkých vrstvách (obrazek 1). Položíme-li však na staniolu zakrytu desku kousek radioaktivní svítící barvy, poznáme, že záření prochází téměř úplně. Je tedy zřejmé, že se obě záření navzájem liší. Bylo zjištěno, že radioaktivní preparáty vyslají trojí záření: první se zcela zachytí již vrstvou hliníku síly 0,1 mm, druhé teprve plíškem silným 5 mm a třetí proniká vrstvou hliníku až $\frac{1}{4}$ m silnou. Záření bylo zkoumáno v elektrickém a magnetickém poli a podle úchylek bylo

Obrázek 3. Ohyb radioaktivního záření v olověném plechu. Výklad viz v textu. — D - fotografická deska. P - olověný plech. A - radioaktivní látka.

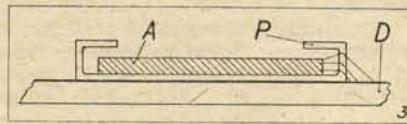Vpravo snímek, provedený podle obrázku 3, který dokládá ohyb záření. V orámované části bylo lze nalézt dráhu částice a.



určeno, že první, nejméně pronikavé, nazvané záření alfa, je vlastně proudem hmotných častic kladně nabitéch, totožných s úplně ionisovaným (t. j. všech elektronů zbaveným) atomem helia. Druhé, tak zvané záření beta, jest velmi energickým zářením kathodovým, t. j. proudem elektronů velké rychlosti. Poslední záření, nejpronikavější, je vlnové povahy, jsou to paprsky X o velmi malé délce vlny a byly nazvány zářením gamma.

Z předcházejících pokusů vidíme tedy, že thorium vysílá částice α ; kdežto látku, obsaženou ve svítici barvě, vydává ještě záření pronikavější. Rozdělení záření můžeme docílit tak, že na desku, zabalenou ve staniolu, necháme působit radioaktivní paprsky z kousků svítici barvy přes hliníkové plíšky různé síly (obraz 2).


Vložíme-li do dráhy paprsků překážku, zobrazí se ostře na fotografické desce. Z toho můžeme soudit, že paprsky letí přímočáře. Zabalíme-li však kousek svítici barvy do tenkého olověného plechu, ukáže se po několikadenní expozici na fotografické desce zajímavý zjev, patrný na obrazu 3. Kolem temné skvrny, která svým obrysem určuje tvar preparátu, je světlý obdélníček olověného obalu obklopen opět temným rámkem. Je to tím, že paprsky, které vyletují z preparátu vodorovně a měly by být vlastně pro expozici ztraceny, se v olověném obalu jednak lámou, jednak uvolňují nové, sekundární záření, které působí též na citlivou vrstvu.

Fotografické desky můžeme tedy použít k indikaci záření. Citlivost fotografická deska nevyniká, neboť dráhu jediné částice α může zobrazit jen za zvláštních okolností, na jediný elektron nebo foton paprsku γ radioaktivního záření nereaguje nikdy. Že nebyla dnes, kdy máme citlivější měřicí pomůcky, ještě zcela opuštěna, způsobuje okolnost, že můžeme fotografickou metodou přesně určit místo rozložení látky, vyslající záření. Toho se využívá v mnoha oborech, kdy ponejprve nachází atomistika praktické uplatnění.

Tak je třeba možno přesně určit krystallovou strukturu slitiny, když k ní v roztaveném stavu přidáme trochu radioaktivní látky a po vychladnutí přiložíme výbrus na fotografickou desku. V biologii se může na živých orgánech nebo rostlinách přímo sledovat místní ukládání různých látek, přidáme-li k nim podobnou látku radioaktivní. Na fotografické desce, na kterou pak třeba list přiložíme, zanechá záření obraz místa, kde se látka uložila. Při zkoušení materiálu je možno, podobně jako roentgenem, prosvítit kovový kus zářením γ radioaktivní látky. Je-li v materiálu bublina nebo trhliny, ukáže se to na fotografických deskách, které se ke zkoušenému předmětu proti radioaktivní látky příkládají. Je zajímavé, jak bylo v nejnovější době fotografické indikace záření použito v továrně na výrobu prvku plutonu pro atomovou bombu. V mnoha místech výroby vzniklo totiž velmi intensivní radioaktivní záření. Pro bezpečnost zaměstnanců před ním byly zavedeny tak zv. filmové známky; kousky citlivého filmu byly umístěny ve známkách totožnosti, kterou měl každý, kdo byl v továrně, stále u sebe. Filmy se každý den vyvolávaly a podle zčernání se

určilo, zda se jejich nositelé nezdržovali v místech, kde by záření mohlo být nebezpečné.

Účinek radioaktivního záření na fotografickou desku si můžeme vyložit podobně, jako účinek světelných paprsků: proletí-li částice emulsi, narazí na některé krystalky bromidu stříbrného a poruší jejich atomovou strukturu tak, že se později při vyvolávání stanou středisky pro redukční účinek vývojky. Někdy se stane, že částice alfa, která proletí podél emulsi, má dosti energie, aby vytvořila několik takových center, která se po vyvolání objeví jako řada bodů (obraz 4). Celý obrázek je ovšem velmi nepatrný a okem se jeví jako slaboučká čárka v emulzi, až 1 mm dlouhá, lehce zaměnitelná s kazem v citlivé vrstvě, nebo prachem. Prohlédnete-li však podrobně exponované desky silně zvětšující lupou nebo mikroskopem, jistě se podaří některou takovou dráhu objevit. Může být též způsobena částicí kosmického záření.

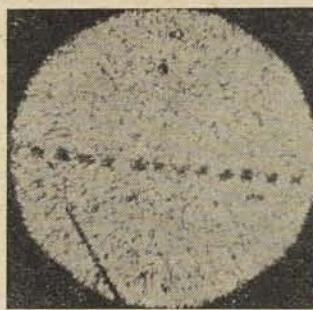

Obr. 4. Dráha jediné částice α , která proletěla emulzi (zvětšeno 50krát).

Několik uvedených příkladů a pokusů zdaleka nevyčerpává všechny možnosti použití fotografické desky v atomistice. Experimentátoru se zde naskytá široké pole působnosti, dosud nevyužité; fotografická metoda má někdy svou národnost výhodu před metodami elektrickými, jimž se ovšem nemůže rovnat citlivostí.

Elektr. metody měření radioaktivního záření využívají jeho schopnosti, ionizovat plyny. Je to vlastnost velmi důležitá, a proto se u ní zastavíme.


Atomy všech prvků, tedy i kyslíku a dusíku, které tvoří vzduch, jsou složeny z jádra s kladným nábojem, ve kterém je soustředěna téměř všechna hmota atomu, a z elektronů, které svým záporným nábojem ruší navenek náboj jádra, a aby nebyly přitaženy, krouží kolem něho v drahách různého poloměru. Tento planetární systém je ovšem velmi malý, ani nejsilnějším mikroskopem jej nelze vidět, atom je ve hmotě nesmírně mnoho. Těžko si toto množství představíme, udáme-li je číslem se 24 nulami. Lépe přispěje k představě tento myšlenkový pokus: Představme si, že bychom dutou plechovou koulí o průměru 60 cm naplnili vzduchem a všechny atomy si nějak označili. Vzduch z nádržky bychom pak vypustili a počkali třeba rok, až se dokonale rozptýlí do celého ovzduší zeměkoule. V téže nádržce, kdekoliv znova naplněn, bychom potom napočetli asi sto původních atomů.

Představa tak obrovského množství atomů ve vzduchu by mohla svést k domněnce, že let částice alfa nebo elektronu je

ve skutečnosti namáhavým prodíráním. Není tomu tak. Stačí si vzít tabulku rozdílů atomů, hodnoty vynásobit 10^{12} a jdeme k zajímavému výsledku: Je-li poměr letící částice rádově v milimetrech a průměr jádra v centimetrech, je rozdíl celého atому, a tedy i vzdálenost jednotlivých jader od sebe, rádově sta metrů. Je tedy zřejmé, že ke srážce částice přímo s jádrem, i přes jejich obrovské množství, dojde jen velmi zřídka. Srážky s elektrony, kterých má každý atom více, jsou častěji. Elektrony, zvláště z vnitřních drah, se nárazem snadno odtrhnou od původního atому, ke kterému je již jen málo potřeba přitažlivá síla opačně nabitého jádra, a vznikne tak na chvíli pár iontů, t. j. volný elektron se svým záporným nábojem, a zbytek atому, ve kterém převažuje kladný náboj jádra. Můžeme to přirovat ke strhávání spadaných listů s okrajů cesty, po které prudce přejede auto. List zavíří a pak klesá zpět k zemi, podobně, jako volný elektron se po chvíli opět připojí k ionisovanému atому. Představme si však, že přes cestu, na níž auto zvářilo list, vane vítr. I když není dosti silný, aby sám list zvedl se země, nyní se do něho opře a snadno jej odvane. Stejně, je-li v prostoru, kde se vytvořily ionty, elektrické pole dostatečně silné, ionty se již nespojí a putují k elektrodám.

Tohoto zjevu využívá další metoda měření účinků radioaktivních paprsků. Navrhl ji Becquerel a používala ji hlavně Marie Curie. Je to metoda vybíjení elektroskopu. Putující ionty, uvolněné paprsky, jsou totiž vlastně proudem, který postupně vybije nabity lítiskový elektroskop. Pokus je možno provést velmi snadno s obyčejným elektroskopem, který si zhodovíme tak, že na kovovou tyčinku nalepíme lístek staniolu a upevníme ji ve skleněné lahvičce na př. zalitím hrdla pečetním voskem. Elektroskop nabijeme třeba s pomocí kousku celuloisu, zelektrovaného třením kůží. (Při přiblížení celuloisu k elektroskopu se sice lístek zvedne, ale po oddálení zase klesne, neboť celuloid jako dobrý isolant mu nepředal dostatečný nábor. Trvalé nabité získáme tak, že po přiblížení celuloisu k elektroskopu odvedeme dotykem prstu na tyčinku volnou elektřinu, a po oddálení celuloisu se pak projeví náboj, zprvu vázaný. Pokles lístku elektroskopu je v suchém vzduchu velmi pomalý a znatelně se zrychlí, přiblížíme-li k němu kousek svítici barvy na uzemněném vodivém podkladu.

K přesnému kvantitativnímu výzkumu radioaktivního záření a látek, které je vydávají, slouží elektrometr, používaný dnes hlavně v radiochemii, kde jest jím možno stanovit množství radioaktivní látky 10^{-12} gramu. Jeho provedení je jednoduché (obraz 5). Kovová skřínka má dvě izolační průchodky (nejlépe ulit ze síry); horní prochází otočně nabijecí drát (u citlivého přístroje stačí k nabití několik set voltů), dolní pak nosíč lístku, spojený s kovovou deskou v ionizační komoře. Připrát, umístit na dně ionizační komory, vysílá záření, které ionizuje vzduch a odvádí náboj s deskou D a tedy z celého elektroskopu. Pokles lístku se pozoruje okénkem v přední stěně přístroje na průsvitné stupni v zadní stěně, nebo se použije k odečítání mikroskopu. Intensita záření a tedy i velikost radioaktivity připrátu se pak udává počtem dílků, o kte-

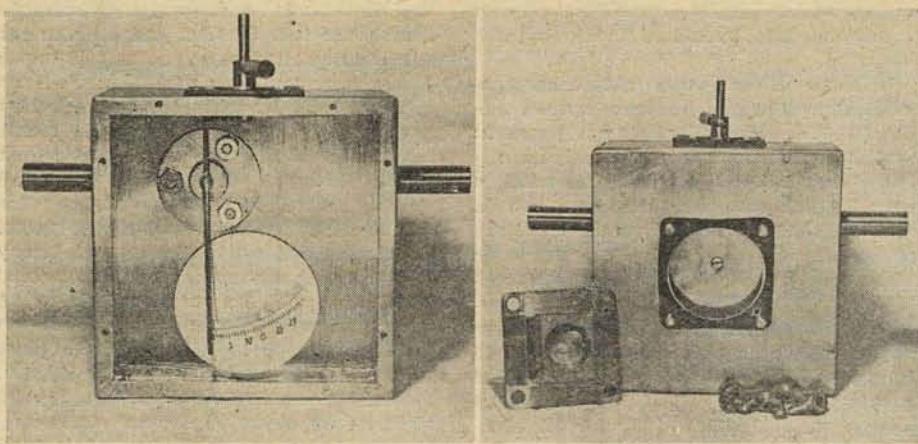

Hotový elektrometr po odšroubování přední stěny. Svislá tyčinka, nosící lístek, je spojena s hliníkovou deskou v ionizační komoře, umístěné za vlastním elektrometrem. Na obrázku je dobré patrná sírová průchodka, v níž je spojka držena. V horní části je nabíjecí zařízení.

ré poklesne lístek za minutu. Chceme-li určit intensitu jen záření β nebo γ , vkládáme mezi preparát a desku D absorbujičí hliníkové nebo olověné vložky. Můžeme pak stanovit závislost klesání ionisace, způsobené zářením, na tloušťce absorpční vložky, nebo takovou tloušťku, kdy ionisace klesne na polovinu. Tato t. zv. polotloušťka určitého materiálu přesně charakterizuje intensitu záření daného radioaktivního prvku.

Kdybychom sledovali aktivitu svítící barvy po dlouhou dobu, zjistili bychom, že se stále zmenšuje, pokles lístku elektroskopu by byl stále pomalejší. Proč vysílá radioaktivní preparát záření stále méně? Proč je vlastně vůbec vysílá? Odkud se bere hmota částeček a jejich energie?

Radioaktivní záření musí vycházet z jádra atomu radioaktivní látky, neboť obal se skládá z elektronů, a tedy částice a se v něm vůbec nevyskytuje. Vyšle-li však jádro jednu částici a , musí se přirozeně o tu změnit jeho hmota i náboj, a současně i počet obíhajících elektronů, které náboj v jádru neutralizují. Určitý prvek je charakterován jádrem a elektronem v obalu mu dávají jeho chemické vlastnosti. Změnil se tyto veličiny, změnil se prvek v jiný. Je to velmi důležitý poznatek, základ rozpadové teorie.

Radioaktivní prvek se tedy při vysílání změní, rozpadne se na částici a nebo β a zbytkový atom nového prvku. Záření γ , které není hmotné, doprovádí obyčejně druhá dvě záření. Proč rozpad nastává, není ještě docela jasné. Fakt je ten, že jednu chvíli, určenou jen počtem pravděpodobnosti, každý atom radioaktivního prvek takto exploduje. Nyní také vidíme, proč v daném kousku radioaktivní látky aktivita stále klesá: radioaktivní atomy se rozpadají, stále jich ubývá a ve zmenšeném množství je stále menší pravděpodobnost, že nastane nový rozpad.


U thoria, kterého jsme použili u svého prvního pokusu, je pokles aktivity velmi zvolný, neboť bychom museli žít 13 400 milionů roků, abychom se dočkali jeho poloviční hodnoty. Zde je také zřejmé, že thorium musí se svými atomy hodně šetřit, aby mu na tak dlouho vydržely, protože

Vpravo. Zadní strana přístroje. Do otvoru do ionizační komory se našroubuje nosič radioaktivní látky (na snímku opřený o přístroj), kde před olověnou komůrkou s radioaktivní látkou je možno zasouvat různé absorbujuče vložky. Trubky po stranách slouží k plnění ionizační komory plyny.

jeho aktivita poměrně slabá. Doba, za kterou se rozpadne poloviční počet všech atomů, se nazývá poločas a je charakteristická pro určitý radioaktivní prvek, stejně jako dříve uvedená polotloušťka. Není vždy tak dlouhá, jako u thoria a jsem i prvek, u nichž se prakticky všechny atomy rozpadnou již za setinu vteřiny.

Elektrometr, který jsme si popsali, slouží též k určení poločasu radioaktivních prvků a máme-li jej, můžeme si to též zkusit. Návod jak stanovit poločas thoria vám ovšem dát nemohu, poněvadž hlavně ten předpoklad, že aspoň několik tisíc let, abychom pokles aktivity přímo mohli stanovit, by byl dosti těžce splnitelný. (Poločas podobných prvků se určuje nepřímo jiným způsobem.) Zato u krátkodobějších radioaktivních prvků je to poměrně snadné. Tyto radioaktivní prvky bychom ovšem hotové koupit nedostali, neboť již při dopravě z továrny by se zcela rozpadly. Můžeme je však získat jinak.

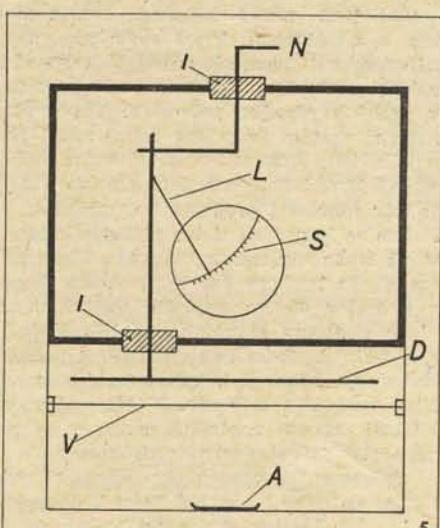Obr. 5. Elektrometr ke zkoumání radioaktivního záření. — I - isolaciální průchody ze sýry. N - nabíjecí drát. L - lístek staniolu. S - stupnice. D - kovová deska. V - absorpční vložky. A - ionizační komora. A - radioaktivní látka.



Jak jsme uvedli, mění se atomy radioaktivních prvků při rozpadu v atomy jiného prvku. Tento však též nebývá stálý a rozpadá se dále, takže vznikají celé rozpadové řady. V každém preparátu jsou pak kromě ještě nerozpadlých atomů původního dlouhodobého prvku, též atomy jeho krátkodobých rozpadových produktů, které se chemicky liší a je možno je oddeleit.

Dusičnan uranylu, který se snad podaří sehnat, obsahuje kromě uranu, který má poločas čtyři a půl miliardy roků, též nový radioaktivní prvek, vznikající z uranu, t. zv. uran X, s poločasem 24,5 dne. Tento můžeme získat z uranylu tak, že do roztoku přimícháme jemně rozdrobené aktivní uhlí (používá se ho jako léku). Uran X se totiž zachytí, adsorbuje, na kouscích uhlí a s tímto se filtraci (nálevkou a svařením papírem) od roztoku oddělí. Uhlí, zahycené na filtru, vysušíme třeba v plechové čepičce z tub od tableték. Roztok se ovšem nevylije, obsahuje téměř všechn uran; asi za dva měsíce se dá z něho vzniklý UX znova oddělit. Preparát, který jsme si zhotovili, má nejprve dosti značnou aktivitu (vysílá jen paprsky β), tato však postupně klesá, za 24,5 dne je poloviční, za 49 dní čtvrtina původní atd. Určení poločasu je též možné s pomocí fotografičeské desky nebo metodami, které popíšeme dále. (Dokončení.)

Nové názvy

Shoran, utvořeno analogicky ke slovu *loran*, při čemž *sho* jest ze slova *short*, anglicky krátký, značí přístroj, kterým Američané zahájili v poslední válce novou bombardovací techniku, a který umožňuje i v míru přesné zobrazování zemského povrchu na vzdálenosti do 250 mil. Je to radar na malé vzdálenosti. Jeho mírové použití je významné, a to zejména pro mapování pobřeží a pohoří, ve spojení se sonarem pro zobrazování podmořské krajiny na př. v přístavech, v zeměměřictví, ke zjišťování usazenin v údolních přehradách, i pro hledání olejových pramenů a ložisek rud v nepřístupných krajích.

Sonar býval německý fotografický objektiv; stejně byl v USA označen přístroj, který měří vzdálenost pod vodou na základu odrazu ultrazvukových vln.

Sniperscope (snajperskop), dalekohled, jímž může člověk vidět potmě. Princip je tento: Hledaný předmět „osvětlíme“ neviditelným infračerveným světlem. Obraz je zachycen speciálním dalekohledem, za ním je malý televizní přijímač, který reaguje na infračervené paprsky a mění je v elektrické kmity; konečný obraz pozorujeme na stínítku daleko připojený obrazovky. Toto je snadno řešeno (byť větou poněkud příliš rozvinutou), ale nebyl to snadný problém, upravit zařízení do tvaru a velikosti dalekohledu, nasazeného na pušku střelce, zejména když uvážíme, že voják má na starosti střílení a sotva se může starat o choustlivý přístroj, který mu svou vahou ubírá pohyblivost a svou technickou složitostí jistě nepřidává na rychlosť střelby. Lze si představit, že musel nosit krom střelecké výzbroje ještě televizní aparaturu, která, byť miniaturních rozměrů, přece musela být napájena několika tisíc voltů, vyrobených kapesním měničem.

Snooperscope (snuperskop) je odrůda předešlého přístroje, která nebyla tolik omezena v rozměrech a váze. Používá se pro neviditelné signálisování, a hlavně pro noční jízdu auty bez světel. Přístroj byl tak dokonalý, že vozidla mohla v noci jezdit stejně rychle, jako za denního světla.

NEJVĚTŠÍ RADIOTECHNICKÝ KONCERN

RCA v minulosti a dnes

Písmena RCA jsou iniciálkami společnosti *Radio Corporation of America*, známé většině našich čtenářů. Z obsažné brožury, kterou společnost vydala, vybíráme několik podrobností a obrázků.

Při založení v roce 1919 zaměstnávala RCA 457 zaměstnanců, dnes jich má přes 40 000. Vice než čtvrt století soutěžila tu věrnost a dovednost dělníků s důmyslem vědců a bystrostí obchodníků. Za svého vývoje dosáhla RCA mnohých slavných výkonů. Vytvořila mezinárodní sdělovací systém kolem celé zeměkoule, který zahrnuje přes šedesát států. Dala Americe první síť radiových vysílačů a má vedoucí postavení ve světovém rozhlasu. V průmyslu vzniklo množství nových druhů elektrotechnik. Pro krátké a nejkratší vlny byly nalezeny důležité obory použití. Elektrogramofon byl „elektronován“, t. j. doplněn malým vysílačem, takže nemusí být spojen se zesilovačem drátovým vedením. Vědci RCA vyuvinuli televizní systém, který spočívá výhradně na elektronkách (bez mechaniky), a to zprvu černobílý, pak i barevný; vytvořili shoran a mnohé jiné průkopnické objevy, jako radar, loran, reléové stanice, kmitočtová modulace, výohřev a elektronovou mikroskopii.

RCA sdružuje řadu samostatných firem v USA i mimo ně; většina má ve svém názvu označení své příslušnosti k mateřskému závodu, na př. RCA Laboratories Division. Správa Koncernu a rozhlasová společnost National Broadcasting Company (NBC), která k němu rovněž náleží, zaujmají ve středu města New Yorku jeden z nejvyšších mrakodrapů; ve volně přístupné výstavní síni jsou předváděny nejnovější přijimače rozhlasové i televizní, radiogramofony, elektronky, elektronový mikroskop, gramofonové desky, radiová zařízení na lodích; předvádění je zpestřeno ukázkami domácích rozhlasových ústředien a světového spojení radiotelegrafie v činnosti.

RCA je akciovou společností s kapitálem přes 13 milionů dolarů. Akcie jsou v rukou 215 000 majitelů, z nichž nikdo nemá více než 2 % účasti. Necelých 6 % akcií mají cizinci. Presidentem společnosti je David Sarnoff.

Výzkum a vývoj je soustředěn v Princetonu, N.Y. a několika menších závodech. Vede jej dr. C. B. Joliffe. Uvedeme nejvýznamnější dosažené výsledky společnosti:

1921 - rozhlasový přenos zápasu Dempsey-Carpentier. — 1924 - radiový přenos fotografie New York-Londýn a zpět. —

Noční snímek sídla ústředí RCA a NBC. Vedle místnosti obchodních, předváděcích a represencačních obsahuje i několik vysílačů s antenami, zejména pro kmitočtovou modulaci a černobílou i barevnou televizi.



Na snímku dole:
Ukládání 30 cm obrazovek pro lodní radar
do kovových krytů.



1931 - zdokonalený záznam zvuku na kinofilm. — 1934 - na žádost ministerstva námořnictví USA započato s vývojem sonaru; jeho použití vedlo ve válce ke zjištění a zničení přes 1000 nepřátelských ponorek. — 1935 - násobič elektronů zmnhonásobuje zesilovací činitel elektronky. — 1937 - výškoměr na principu pozdějšího radaru. — 1939 - elektronový mikroskop o zvětšení až 100 000. — 1940 - s použitím trpasličích elektronek započato s výrobou malých t. zv. „osobních“ přijimačů. — 1941 - přenos radiofotografií Moskva-Londýn. — 1942 - 1943 - elektronový mikroanalysátor, umožňující studium submikroskopických částí hmoty. — 1944 - výohřev při dehydraci penicillinu umožňuje jeho výrobu ve velkém množství. — 1944 - elektronky a vysílače pro televizi o výkonu 5 kW na 300 Mc/s. — 1944 - elektronkový měřič počáteční rychlosti projektilek. — 1945 - po jedenácti letech výzkumu byla předvedena nerozbitná gramofonová deska se zlepšením jakostním záznamem. — 1945 - nový způsob radiového přenosu používá až osm kanálů na jediném nosném kmitočtu. — 1945 - poměrový detektor - nový obvod pro kmitočtovou modulaci. — 1945 - uveřejněny podrobnosti o teleranu a shoranu. — 1946 - technický popis sniperscopu a snooperscopu. — 1946 - „kapesní ucho“, přístroj pro nedoslychavé. — 1946 - selektor, elektronka s „pamětí“ - základní prvek počtařských strojů, který řeší témař bleskurychle matematické problémy.

Rozhlasu věnuje RCA velkou pozornost. Společnost NBC náleží hustá síť 156 vysílačů v USA, tři v Kanadě a po jednom na Havaji a Filipínách; s kmitočtovou modulací pracuje zatím jeden vysílač v New Yorku, ve stavbě jsou čtyři další. Vysílané programy jsou jednak vlastní, jednak retransmisemi.

Tovární výrobu RCA řídí F. J. Folsom. Výrobní program prve uvedený z části svými vrcholy, obsahuje téměř universální výběr, počínaje součástkami a surovinami přijímací přes přijímací a reprodukční kamery pro zvuk i obraz, až k úplným vysílačům a zvukovým zařízením biografů. Podniky společnosti vyrábějí i vyssavače prachu a ledničky. — Sesterské firmy, výrobní i distribuční, jsou ve všech částech světa: Argentině, Australii, Brazílii, Kanadě, Chile, Velké Britannie, Indii a Mexiku.

Mezinárodní spojení (telekomunikace). Jemuž byla v počátcích společnosti RCA věnována hlavní pozornost, tvorí i dnes jeden z pilířů jejího podnikání. Přenášení zpráv a obrazů, rozhlasových a televizních pořadů, dosahuje stále větší dokonalosti i úplnosti.

Dorost odborného personálu je doplněn vlastní odbornou školou, přístupné nejméně sedmnáctiletým absolventům střední školy. Studium trvá od šesti měsíců do dvou let podle oboru. Posluchači opouštějí kursy s dobrým základem, aby se mohli s úspěchem věnovat službám společnosti jako mechanikové, operatérské nebo konstruktérské.



Moderní úprava elektronkového mikroskopu — výrobek RCA — při použití v laboratoři potravinářské výroby.

ZKOUŠENÍ TÓNOVÝCH ZESILOVAČŮ I.

Podmínkou správného měření výkonu, skreslení, zisku a kmitočtové charakteristiky zesilovačů tónových kmitočtů je správnost napájecích napětí a proudu. Podáváme návod k jejich zjištění, jako úvodní staf k popisu měření zminěných hodnot vyšších.

I. Obvody střidavého proudu.

Opomíjená, ale závažná je zkouška střidavých obvodů. Prozradí možné vadny transformátoru a z nich plynoucí nedostatečný výkon zesilovače. K měření počasti elektromagnetický voltmeter se spotřebou ne větší než 10 mA, nebo lépe voltmeter se stykovým usměrňovačem. Především kontrolujeme napětí sítě (I. 1) na primárním vinutí, po případě je měříme trvale připojeným voltmetrem. Liší-li se od jmenovitého napětí sítě a nelze-li je snadno vyrovnat (regulační transformátor), přepracováváme napětí na transformátoru násobením poměrem napěti jmenovité: napěti naměřené. Současně kontrolujeme napětí na odbočkách vinutí pro jiná síťová napěti, která mají být asi o polovici úbytkového procenta transformátoru (2 až 5 %) menší než napětí, pro něž jsou určena (transformátor jest při tom zatížen zesilovačem).

I. 2. Měříme napěti na vysokonapěťovém vinutí transformátoru a kontrolujeme, zda jsou navzájem shodná s odchylkou menší než 3 %. Větší rozdíl působí zbytečnou složku základní harmonické v usměrněném proudu, pro niž někdy následující filtrační obvody nestačí. Poté vytáhneme usměrňovač a zesilovač elektronky z přístroje, a kontrolujeme totéž napěti na transformátoru nezatíženém (naprázdno). Napěti nemá stoupnout o víc než 10 %, a to stejně u obou půlek vinutí. Rozdíl je zaviněn ohmickým a induktivním odporem vinutí transformátoru. Nápadné stoupnutí by svědčilo o nevhodném, resp. poddimenovaném transformátoru.

I. 3. Měříme žhavicí napěti usměrňovači elektronky. Smí být (při správném napěti sítě) rovně nebo spíše o několik percent větší než předepsané. (Podžhavení způsobuje, že žhváv jen střední část vlákna a silně se vyčerpává.) Pravděpodobně však ani odchylka dolů do 5 % není tragická, zvláště není-li usměrňovač elektronky využita plně. Při měření pozor, u zesilovače v chodu je mezi přívody vláknka a kostrou plně usměrněné napěti, t. j. od 250 V výše.

I. 4. Kontrola žhavicího napěti, bud měřením proti středu vinutí, je-li vyveden, nebo přes celé vinutí, je-li střed vytvořen uměle odpory nebo je-li uzemněn krajní vývod. O hodnocení napěti platí v podstatě totéž, co při I. 3. Na rozdíl od způsobu v obrázku je lépe připojovat voltmeter přímo na péra objímek elektronky, a to všechn, třeba byly žhaveny z jediného vinutí. Tím zjišťujeme, zda je žhavicí napěti připojeno, za druhé dbáme úbytků v přívodech, které nemusí být zanedbatelné.

II. Obvody stejnosměrného proudu.

Jako příklad máme v obrázku schema třístupňového zesilovače s vyznačením hlavních součástek, avšak bez opravných obvodů, tónových clon atd. Práce je v pod-

statě shodná i u jiných přístrojů odlišné úpravy. K měření potřebujeme voltmeter na ss napěti, zpravidla Deprézuv, se spotřebou pokud lze ne větší než 2 mA pro plnou výchylku. Pro případy, vyznačené tečkou ($V_{ss'}$) je nutno buď použít voltmetu se spotřebou ještě menší (na př. 100 μ A), anebo měřit při rozsahu tak velikém a výchylce tak malé, aby proud, tekoucí voltmetu, činil asi tuto hodnotu. Jinak měříme hodnoty menší; to však při troše zkušenosti také postačí.

K měření napěti na kathodových odporech elektronek s odpornou vazbou musíme dbát těhož omezení, třeba jsme tu tečky nedělali. Tyto odpory bývají 3 až 5 k Ω , a napěti na nich tolíkéž voltů. U přístroje se spotřebou 1 mA to vede při volbě přiměřeného rozsahu (na př. 6 V) k odporu voltmetu 6 k Ω , který ovšem po připojení podstatně poznamní původní hodnotu kathodového odporu, a tím i výsledek měření předpěti elektronky. Používáme-li zde voltmeter se spotřebou 1 mA, měříme při rozsahu 30 V; tím klesne nežádoucí vliv na snesitelnou, třeba ne zanedbatelnou hodnotu asi 10 %. I zde je výhodnější voltmetr s 0,1 mA na plnou výchylku, resp. 10 k Ω /V.

Usměrňovač a hlavní filtr.

II. 1. Kontrola plného napěti usměrňovače. Má být o úbytky na tlumivce, odporu v záporné větví, je-li ho použito, a primáru výstupního transformátoru větší než je žádané napěti na anodě koncové elektronky. Podobně napěti na 2. kondensátoru filtru, menší než předchozí o úbytek na tlumivce, který můžeme po případě změřit způsobem II. 2., a o napěti na odporu pro předpěti v záporné větví, je-li ho použito.

Koncový stupeň.

II. 3. Měření napěti na anodě, a II. 4 na stínici mřížce koncové elektronky. V udaném zapojení se liší úbytek na primáru výstupního transformátoru. Ten můžeme změřit přesněji začarkovaným připojením voltmetu.


II. 5. Měříme napěti na kathodovém odporu koncové elektronky, a to nejprve přimo, potom spojime nakrátko mřížkový svod koncové elektronky. Napěti smí být v obou případech jen málo odlišné a ovšem rovně předepsané hodnotě mřížkového předpěti. Je-li při zkratu svodu menší o více než asi 5 %, svědčí to o prolnání proudu mřížkovým kondensátorem z anody předch. elektronky, který úbytkem na mřížkovém svodu zmenšuje předpěti. Takový kondensátor nahraďme jiným, i když rozdíl 5 % v anodovém proudu není ještě projev nebezpečný. Pravděpodobně by však brzy vzrostl zhoršováním kondensátoru a ohrozil by přednes i koncovou elektronku. Týž projev má lontový mřížkový proud; pokles anodového proudu při zkratu R_g se projeví, i když odpojíme vazební kondensátor a tím jeho vliv vy-

Jak pracuje spoušťový obvod

Spoušťovým obvodem, elektronkovým relé (trigger circuit) jmenujeme úpravu na připojeném obrázku, která má tu vlastnost, že na elektrický impuls nepříznivého výkonu způsobi rázem průtok proudu jednou ze dvou elektronek, zatím co druhou proud neprotéká; na impuls opačné polarity zamění se poté funkce elektronky. Použití takového obvodu nalezli čtenáři t. l. v návodu na časový spinač v RA č. 3/1947; i jinde v elektrotechnice je dnes velmi časté.

Zapojení se vyznačuje předeně tím, že dvě elektronky mají společný, poměrně značný kath. odp. Anoda první elektronky, napájená přes odpór, je vázána přímo s řídicí mřížkou druhé, a naopak. Dělící R_v a R_g (zhruba 3:1) spolu se značným napětím kathody upraví vhodný stav potenciálů mezi kathodou a řídicí mřížkou.


Předpokládejme, že obě elektronky pro pouštějí proud. Libovolná malá nesouměrnost, která působí na př. pokles anodového proudu elektronky 1, způsobí, že pro zmenšení úbytku na R_{al} stoupne potenciál její anody, a přes odpór R_{v1} úměrně stoupne i napětí řídící mřížky elektronky 2. Tím vzroste proud této elektronky, a jednak klesne její anodové napěti, a přes R_{v2} i napětí mřížky elektronky 1, čímž její proud dále klesá. Zvětšený proud 2. elektronky způsobí však stoupnutí úbytku na R_k , a tím zvětšení předpěti na elektr. 1, a tedy zase další pokles jejího proudu. Tím opět stoupne napětí na její anodě, a pochod se opakuje tak dlouho, dokud proud elektronky 1 vůbec může klesat,

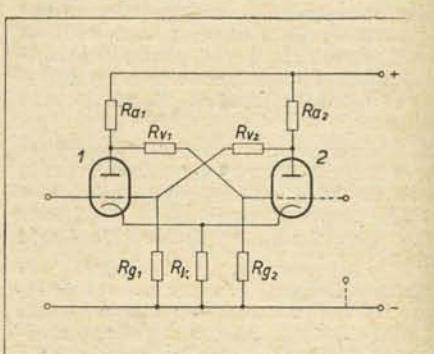

t. j. dokud vůbec teče. Po době velmi krátké (neboť v obvodu není zpožďujících prvků), je stav takový, že elektronkou 1 neteče proud vůbec, kdežto elektronkou 2 teče plný proud, který je určen vlastností obvodu.

Dostane-li nyní řídící mřížka elektronky 1 kladný napěťový impuls, takový, že překoná aspoň malou hodnotou stabilitu jejího zablokování, začne ji protékat malý proud. Ten vyvolá stoupnutí úbytku na R_{al} , a tedy klesnutí napěti na anodě elektr. 1 i řídící mřížky elektr. 2. Proud této tedy mírně klesne; tím však stoupne napětí na anodě a tedy i na řídící mřížce elektronky 1, a to se lavinovitě opakuje, až se otevře elektronka 1 a zablokuje elektronka 2. Z tohoto stavu zase dosahneme prvního, dostane-li mřížka 1. elektronky impuls záporný, nebo řídící mřížka 2. elektronky impuls kladný, atd.

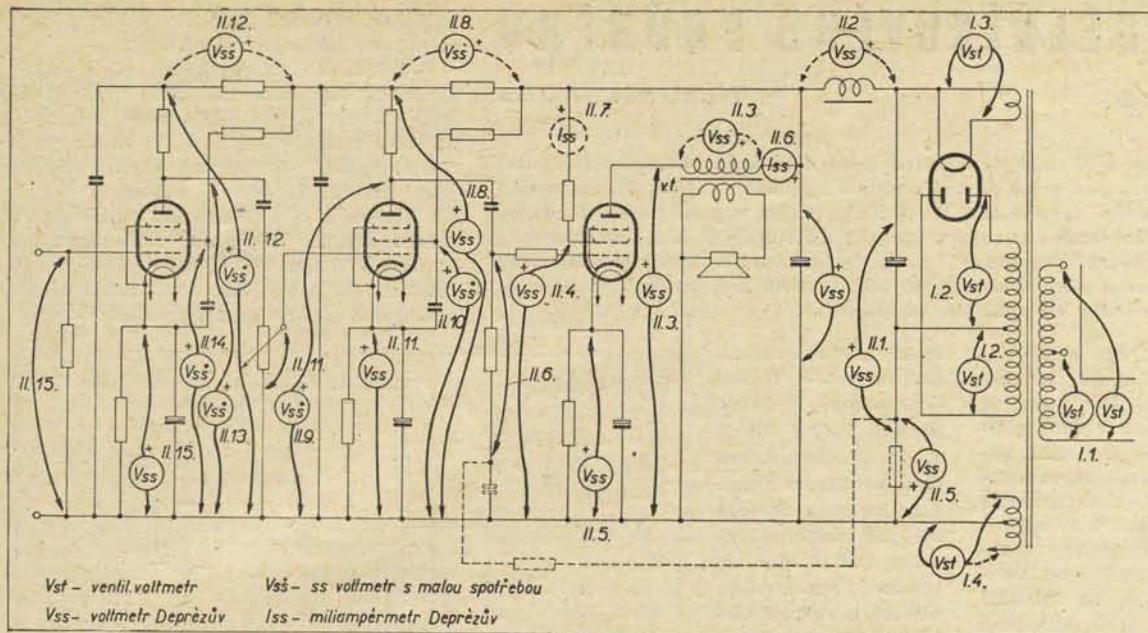Anglický název, *trigger circuit*, znamená asi tolik jako *kohoutkový obvod*; kohoutkem je míněna spoušť střelné zbraně. Z toho a z vlastnosti obvodu jsme došli k českému pojmenování *obvod spoušťový*.



Typické zapojení jednoduchého zesilovače se třemi stupni. Čísla u jednotlivých zkoušebních operací udávají postup v souhlasu s návodem v textu.

loučime. — Je-li naopak při zkratu napěti větší, svědčí to o značném elektronkovém mřížkovém proudu, t. j. bud vada elektronky, nebo příliš veliký mřížkový svod. (Náprava: zmenšit svod, a po případě zvětšit vazební kondensátor v téměř poměru, nelze-li nahradit elektronku.) Známe-li dosti přesně kathodový odpor, můžeme ze změřeného napětí II. 5. vypočítat kathodový (emisní) proud koncové elektronky: $I_k = E/R$.

II. 6. Přesněji zjistíme anodový proud miliampérmetrem podle naznačeného při-

pojení. Při základních zkouškách smíme miliampérmetr připojit podobně jako voltmetr v případě II. 3., paralelně k primáru výstupního transformátoru; při tom ovšem zanedbáváme to, že odpor primáru tvorí boční miliampérmetru a zvětšuje jeho rozsah; naměříme tedy méně. — Podobně můžeme způsobem II. 7. změřit proud stínici mřížky, je-li k tomu zvláštní příčina. Můžeme jej však vypočítat odečtem hodnoty, naměřené při II. 6., od hodnoty, vypočtené při II. 5., byla-li tato zjištěna dosti přesně.

Ridici a budici stupně.

II. 8. Měříme napětí za filtračním odporem pro ridicí stupeň, po případě citlivější úbytek na filtračním odporu podle čárkovaného zapojení. Známe-li tento odpor, můžeme z naměřeného úbytku a odporu vypočítat proud následujících obvodů. Posuzujeme také, zda není ztráta na filtračním obvodu zbytečně veliká. (Oprava za cenu nevelkého zmenšení zisku: zvětšením odporu v přívodech stínicích mřížek zmenšit anodový proud elektronek, po případě totéž zvětšením kathodových odporů.)

II. 9. Měření anodového napětí voltmetre o malé spotřebě. Optimální stav u stupně ridicího: anodové napětí zhruba poloviční než napětí II. 8. Úprava: změna příslušného kathodového odporu a/nebo odporu k stínici mřížce příslušné elektronky.

II. 10. Kontrola napětí na stínici mřížce. Pozor na vliv spotřeby voltmetu.

II. 11. Kontrola mřížkového předpěti budicí elektronky. Běžná hodnota u odpovídajících stupňů je 2,5 V. Méně než 1,5 V vyvolává nebezpečí vlivu mřížkového proudu, větší zbytečně posouvá pracovní bod do místa menší strmosti. U vazby transformátorové s větším anodovým napětím a u triod může být vhodnější mřížkové předpěti větší. Spojením mřížkového odporu nakrátko (zde vytočením regulátoru hlasitosti na nulu) kontrola jako u II. 5. Zkoušky II. 12. až II. 15. odpovídají a shodují se v důsledcích s body II. 8. až II. 11. Okolnost, že jde o budicí stupeň, nemá jiný vliv, než že napětí II. 12. je opět menší o úbytek na filtračním odporu. Protože však i malé změny napětí, jaké na citlivých místech vyvolá připojená mřížka, jeví se hlučnou reakcí reproduktoru, a připojené přívody mohou tu vyvolat vznik zpětné vazby pozitivní s možností porušení výstupního transformátoru, provádějme tato měření při regulátoru hlasitosti vytočeném téměř nebo do celé na nulu.

Tím je kontrola napájecích obvodů skončena, a je možno přistoupit ke zkouškám vyšších provozních hodnot, jimž venujeme pozornost příště.

Stoletý objev V POSLEDNÍ VÁLCE

Noční dalekohled, jehož používali spojenci v minulé válce, se zakládal na t. zv. neviditelném světle. Předmet, ozafený infračervenými paprsky, byl pozorován dalekohledem se speciální optikou. Na jejím konci byla přijímací televizní obrazovka; získaný infračervený obraz se po proměně na elektrické kmity převedl do reprodukční obrazovky, kde vznikl opět ve viditelné podobě.

Zařízení bylo třeba vyrobit s nejménší rozměry a vahou. Z nejvážnějších problémů bylo získání anodového napětí pro obrazovky, 3000 až 4000 voltů. Vibrátor nebo rotační měnič neuspokojil, a tak si britský konstruktér vzpomněl na švýcarského kněze, abbe Zamboniho, který před sto lety objevil zdroj elektrického napětí, nazývaný po něm Zamboniho sloup. Původní provedení se skládá z koleček zlatého a stříbrného papíru (který se tehdy vyráběl ještě skutečně z uvedených kovů přilepením pozlátka na papír), kterážto kolečka byla stříďavě na sebe navršena do tvaru vysokého a úzkého válce, navlhčeného roztokem soli. Tento svého času jistě velký objev se v praxi neuplatnil; dával sice vysoké napětí, avšak nepatrý proud, který stačil jen nabít elektroskop a podobná zařízení v tehdejších laboratořích.

Moderní provedení Zamboniho sloupu je dokonalejší. Folie stříbrné a zlatá jsou nahrazeny papírem, povlečeným s jedné strany nátěrem burelu (MnO_2) a na druhé straně nastříkaným zinkem, podobně jako ve známých kondensátorech Bosch s po-

kovalým papírem. Nepatrné kotoučky, naskládané do trubičky podobně jako usměrňovací pilulky v selenových usměrňovačích pro malé proudy a velká napětí, dají postačitelný výkon pro požadovaný účel, t. j. tisicinu mikroampéru při napětí 4000 V.

Bude asi dlouho trvat, než vojenské úřady Spojenců uveřejní podrobné podklady, které by nás velmi zajímaly. Zatím nám musí postačit, když se dovime, že celé infračervené pozorovací zařízení britské armády vážilo jen asi 0,6 kg, a to včetně úplného napájecího zdroje, a dalo se obsluhovat jednou rukou. Můžeme z toho usoudit, že se asi vešlo do kapsy a mnoho knoflíků k řízení.

Také Němci pracovali na tomto poli, ale přišli pozdě. Jejich přístroje „Seehund“, které právě v poslední fázi války teprve hodlali poslat na frontu, vážily osm kilogramů bez zdrojů proudu, které měly ještě několik kilogramů dalších. Jejich špiónáži se sice podařilo zjistit, že spojenci používají infračervených paprsků — to ostatně bylo na mezinárodním vědeckém foru už před válkou častým thematem — avšak přístroje, které by mohli okopírovat, do rukou nedostali.

V souvislosti s miniaturní anodkou Zamboniho si připomínáme věcné články pro mřížkové předpěti bateriových i jiných přístrojů. Byly nám popsány jako masivní zinková miska s isolacním výklem, kterým prochází čepička stejně masivního uhlíku. Článek vydrží velmi dlouho, neboť zinkový kalíšek je silný, a protože není určen k dodávání proudu, může být neprodrysně uzavřen, resp. větrán jen nepatrnou průdyšností uhlíku. Zastoupí dosti složité a nákladné obvody pro předpěti, a je jistě aspoň tak trvanlivý, jako běžné polosuché elektrolytické kondensátory.

-hv-

NAPĚTÍ OBDĚLNÍKOVÉHO PRŮBĚHU

a jeho aplikace

Vlastimil ŠÁDEK

Přivedeme-li na vstup zesilovače nebo filtru (aktivního nebo pasivního čtyrpólu) napětí tónového kmitočtu f a obdélníkového průběhu (obraz 1), je možno oscilografickým sledováním deformovaného průběhu napěti na výstupu odhadnout kmitočtové vlastnosti zkoušeného obvodu v rozsahu asi $0,1$ až 10 f , a současně jeho chování při náhlých změnách (přechodové zjevy, nakmitávání). Tento dosud méně obvyklý způsob zkoušení popisuje následující úvaha, spolu s jednoduchým zdrojem napěti obdélníkového průběhu a s využitím nakmitávání.

Nespojitý průběh napěti, ve zvláštním případě obdélníkový, jest jistě vhodný k odhadu lineárního a fázového skreslení v čtyrpólu,*) sotva se však podaří převést změnu tvaru v údaj číselny nebo názorný výsledek, jako je kmitočtová charakteristika. Fotografování oscilogramu je stejně zdlouhavé, jako klasický způsob snímání frekvenční charakteristiky tónovým generátorem a elektronkovým voltmetrem, a kromě toho, jak na snímku obrazovky, tak na snímku stěží odměříme i podstatné změny strmosti náběhové křivky (v prvním přiblížení ovšem příkry), abychom z nich číselné výsledky mohli odvodit. K získání číselných výsledků a k zjednodušení metody doporučujeme elektrickou derivaci výstupního napěti, a měření špičkové hodnoty a poměrné šířky získaného impulsu. Tento způsob se však spíše uplatní pro hledání optimální hodnoty při nastavování šíře pásma čtyrpólu; cejchovatelné zařízení je poměrně složité.



Jako doklad citlivosti pravoúhlého kmitu na lineární skreslení přinášíme oscilogramy obraz 2 až 4. Na skreslené úseky lze pohlížet jako na části vybíjecí, resp. nabijecí exponenciální kondenzátoru, a i tak bychom mohli dojít k vyčíslení. Řešení by však bylo složitější než použití tónového generátoru, zvláště kdyby nešlo o pouhý jediný článek čtyrpólu RC, jako zde. Snaha, získat methodou obdélníkových průběhu výsledky téhož druhu, jako je dávají klasické způsoby kontroly čtyrpólu, je sotva na místě. Tato speciální metoda se hodí pro zvláštní, dnes stále častější úkoly, a tam dává výborné výsledky. (Doby, kdy každý elektronkový přístroj byl buďto zesilovač nebo usměrňovač, patří totiž minulosti. Stále častěji se potkáváme s omezovači, spoštovými obvody, diodovými invertory impulsů, kriticky nastavenými relaxačními generátory atd., které pracují většinou na principu reakce na popud nebo synchronizace. Mylně bychom se domnívali, že zesilovač impulsů není k potřebě, není-li jeho frekvenční charakteristika, získaná klasickým způsobem, dokonale přímá: omezovač v koncovém stupni odřízné skreslené úseky. V takových případech je právě na místě použití generátoru napěti určitého průběhu, a jako výsledek přichází v úvahu jen konstatování: přístroj přenáší tvar dobře, resp. špatně. Hranice mezi oběma kvalitami se dá vyjádřit tvarovými tolerancemi.)

Obdélníkové kmity se dobře hodí k zjištění nakmitávání jak vestavěných, tak bezděčných, parazitních rezonančních obvodů v tónových zesilovačích. Při každém rázu, který se vyskytne v hudbě nebo

rakterem strmosti je často jediným prostředkem, jak tuto vadu zjistit.

V jednoduchých případech stačí použít k buzení zesilovače vhodného multivibrátoru (obraz 5), pro důkladnější práci používáme spoušťového obvodu, který popíšeme později. S pomocí multivibrátoru jsme pořídili snímky na obrazech 6 a 7. Na obrazu 6 je nakmitávání velmi dobré patrné, ačkoliv frekvenční charakteristika zesilovače (obraz 8) vypadá nevinně. Vadu způsobovala malá tlumivka, zařazená do primáru budicího transformátoru k ome-

Multivibrátor ke zkoušení zesilovačů. Kathodově vázaný zesilovač odděluje citlivý obvod anody od výstupu, odřízné skreslenou negativní část kmitu a zároveň má tak malý vnitřní odpor (asi $1\text{ k}\Omega$), že výstupní svorky jsou netečné k elektrostatickému poli a parazitním kapacitám. Kmitočet je velmi závislý na napětí zdroje, v našem případě se frekvence pohybovala okolo 800 c/s , tedy asi v geometrickém středu nf pásmá.

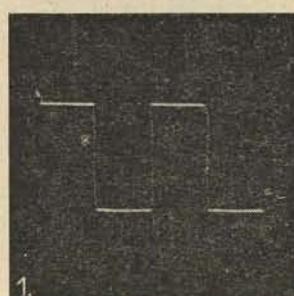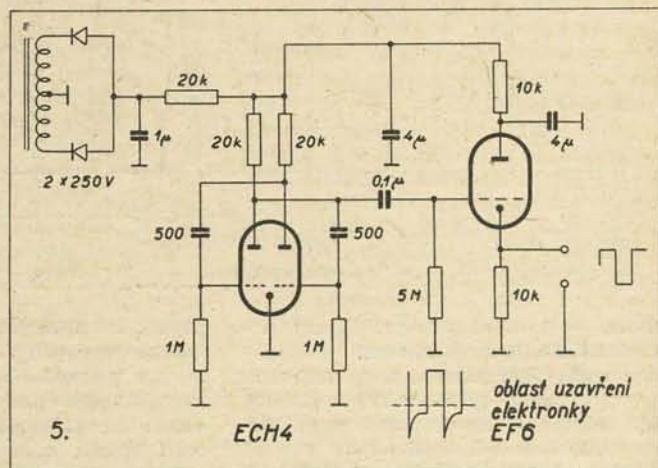

Obraz 1.
Výstupní
napětí
multivibrá-
toru podle
obrazu 5.

v řeči, se nedostatečně tlumený resonanční okruh na okamžik rozmítá na vlastní frekvenci, a tak se objeví v celkovém zvukovém obrazu nový tón, který tam nepatří, jakési cvrliknutí, nebo plechový pazvuk. Náchylnost k nakmitávání, nijak vzácná vada běžných zařízení, se zřídka pozná na frekvenční charakteristice, a použití napěti s impulsovým cha-


zení vlivu kapacity vinutí a k odříznutí šumotu gramofonových desek. Pro obraz 7 jsme použili zesilovače s vydatnou negativní zpětnou vazbou a proměnnou vazbou pozitivní k přidání výšek. Při frekvenční charakteristice, nastavené podle obr. 9a, zesilovač nepakmitával (obraz 7 nahore). Dalším přidáním výšek (obraz 9b) se však tlumení rozptylové indukčnosti vazebního transformátoru zmenšilo pod kritickou hodnotu a rozptylová indukčnost v resonanci s kapacitou vinutí a mřížek koncových elektronek nakmitávala (obraz 7 dole).

Použití metody napěti obdélníkového průběhu se neomezuje na „přímou“ cestu, může se použít i pro vf. okliku postupem modulátor - vf čtyrpól - detektor. Tak by bylo lze na př. zjistit vliv mf pásmového filtru na nf přenos.

Vyšetřováním čtyrpólu reproduktor - mikrofon bychom patrně mohli snadno rozlišit mikrofon nebo reproduktor od

Obraz 2. Nahore: Obdélníkový kmit po průchodu čtyrpolem s pásmem 0 až f (-3 dB) (omezené výšky). — Dole: Pásмо f až ∞ c/s (omezené hloubky). f je základní frekvence multivibrátoru; při ní v těchto případech nastává pokles o 3 dB . — Obraz 3. Nahore: Pásmo 0 až 10 f (-3 dB). Dole: Pásmo $0,1\text{ f}$ až ∞ . Zde je patrná výhoda obdélníkových kmitů: na změně tvaru se snadno rozezná pokles základní frekvence o $0,5\%$, tedy o hodnotu, kterou bychom na elektronkovém voltmetrovi sotva odcetli. Touto metodou tedy obsahneme jedinou základní frekvencí přes šest oktaў. — Obraz 4. Pásmo $0,1$ až 10 f .

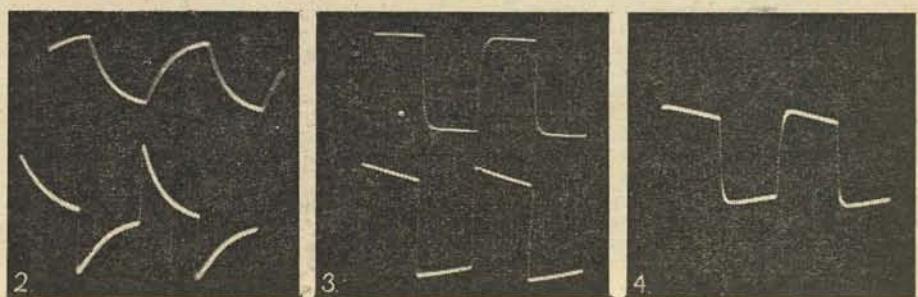Jak pásmo, tak tvar je kombinací hodnot z obrazu 3.



*) F. E. Terman: Radio Engineers' Handbook. — Philips Technische Rundschau číslo 7/VI. (červenec 41).

jejich špatných náhražek a zavítit nimbu falešné dokonalosti mnohý zdroj s vrcholem charakteristiky v okolí 3 až 5 kc/s, s domněle bohatými výškami.

Jako příklad využití nakmitávání resonančních obvodů, které z nf zesilovačů hledíme vyloučit, popíšeme generátor impulsů na obrazu 10. Pro výklad předpokládejme, že je druhá elektronka zatím vytázena. Sinusové vstupní napětí se na mřížce elektronky omezí na tvar přibližně pravoúhlý: kladné půlvlny jsou omezeny mřížkovým proudem, záporné uzavřením elektronky (cut-off). Při každém průchodu mateřské sinusovky nulou (přibližně) se resonanční obvod v anodě první elektronky rozkmitá na vlastní frekvenci, která nechť je podstatně větší než kmitočet budicího napětí. Polarita napětí první půlvlny nakmitání je pochopitelně táz, jako polarita napětí mateřské frekvence, otočené o 180° elektronkou. Záporné první půlvlny vznikají tedy při plném proudu elektronkou, a jejich amplituda je mnohem menší, než amplituda kladných. Resonanční obvod je totiž při záporných prvních půlvlnách tlumen poměrně malým vnitřním odporem triody, při kladných prvních půlvlnách tlumen není, neboť elektronka je uzavřena. Na mřížku druhé elektronky přichází napětí otočeno o dalších 180° (vazebním transformátorem). Je-li nyní i druhá elektronka v činnosti, tu její mřížka působí jako anoda diody. Při první tendenci k nakmitání (pořád jako v grafech na obrázku 10), kdy je okruh tlumen a první půlvlna na mřížce druhé elektronky by byla kladná, odejme mřížkový proud resonančnímu okruhu všechnu energii a okruh vůbec nenakmitá. Při druhém nakmitání (na anodě kladná, na mřížce druhé elektronky záporná první půlvlna, obvod není tlumen — velká amplituda) se záporná první půlvlna může vyvinout, další kladná je opět odříznuta


Obraz 10. Využití nakmitávání: zdroj krátkodobých impulsů.

mřížkovým proudem, který tak odejme okruhu energii k dalšímu kmitání. Napětí na mřížce druhé elektronky má tedy tvar záporných sinusových impulsů, které jsou časově položeny přibližně do bodu, kdy mateřská sinusovka prochází nulou se zápornou derivací (klesá k nule). Druhá elektronka impulsy omezí a zvětší strmost jejich boků. O zesílení ve smyslu poměru špičkových hodnot zde nelze mluvit, neboť v jednoduchém případě je již špičkové napětí impulsu na mřížce rádiové stejně velké, jako napětí anodového zdroje. Volbou pracovních bodů obou elektronek nebo změnou poměru vinutí lze výstupním impulsům jednoduše dát tvar obdélníkový nebo sinusový, a změnou resonanční frekvence měnit jejich šíři. Odpor R zavádí pozitivní zpětnou vazbu, která do jisté míry zvětší citlivost celého zařízení. Vazba mezi anodovým a mřížkovým vinutím musí být dostatečně těsná, aby vliv mřížkového proudu zasahoval do anodového obvodu.


Radarová laboratoř

Protože kovové části ruší pokusy s výzkumem elektromagnetickými poli, vznikla ve Wright Fields v USA dvacetimetrová budova celá ze dřeva s minimálním použitím kovu. Je určena k pokusům pro pozemní i letecké použití radaru.

Obraz 8 a 9. Kmitočtové charakteristiky zesilovačů, vyšetřovaných na nakmitávání obdélníkovým průběhem. Doklad, že sklon k nakmitávání nemusí být na charakteristice zřejmě patrný.

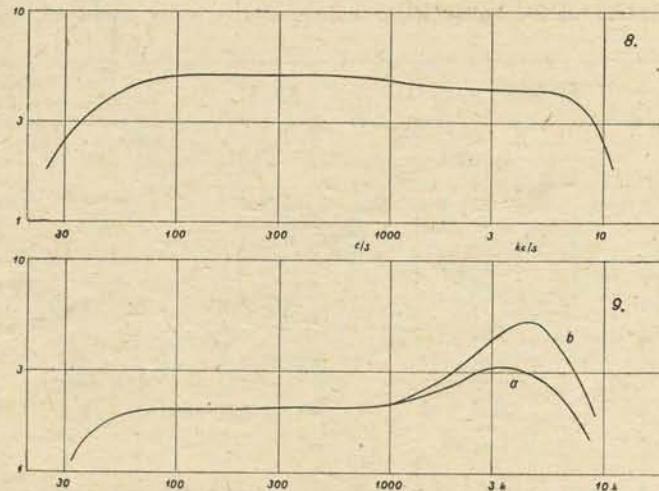


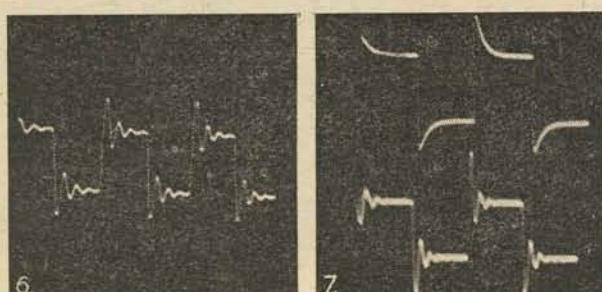Obraz 6. Nakmitávání zesilovače se současným koncovým stupněm a nevhodně upraveným obvodem s tlumivkou v primáru budicího transformátoru.



Zesilovač měl jednoduchou frekvenční charakteristiku podle obrazu 8. Zřetelný je exponenciální průběh obalové křivky.

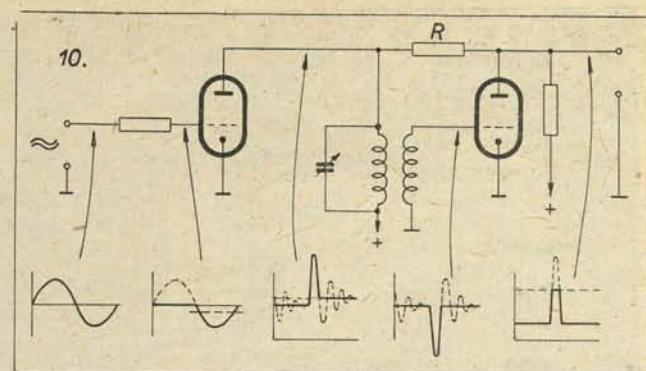Obraz 7. Nahore: Tónová clona zesilovače (v textu) nastavena na charakteristiku obrazu 9a. — Dolce: Charakteristika 9b, zesilovač nakmitává.



Britannie vyrábí radio pro celý svět

S tímto heslem se opět otevřely počátkem října brány londýnské Olympie (1. až 11. října) k výstavbě brit. radiotechnického průmyslu. Po prvé po skončení druhé světové války je tu přehlídka pokroku tohoto důležitého odvětví anglické výroby v produktech, určených převážně pro vývoz. Bude tu přehled vývoje od roku 1939, kdy se výstava konala naposled.

Císla výsledků britského radiového průmyslu jsou velmi příznaivá. Ve srovnání se čtvrtletním průměrem 21 300 přijímačů, vyvezených v každém čtvrtletí roku 1938, bylo vyvezeno v prvním čtvrtletí 1946 31 800, ve druhém 74 300, ve třetím 102 000 a ve čtvrtém 136 900 přístrojů, čili více než šestinásobek předválečného exportu. Stejný vzestup jeví vývoz elektronek: z 912 000 kusů v prvním čtvrtleti stoupí na 2 012 000 kusů v posledním čtvrtleti 1946; koncem roku byl po prvé překročen počet milion kusů měsíčně.

Z celého světa docházejí britskému průmyslu zakázky na zařízení vysílačů a studií. Namátkou uvádí zpráva stavbu dvaceti vysílačů pro Čínu, dva vysílače pro Turecko, studio pro Dánsko, jeden dlouhovlnný a dva krátkovlnné telefografní vysílače pro Švédsko, dva vysílače pro Brazílii atd.

Pokusnictví a vývoj nepřetržitě pokračuje. Sir Edward Appleton, známý z výzkumu ionosféry, předpokládá, že prach, vnášený do vyšších vrstev atmosféry, má důležitý vliv na šíření rozhlasových vln. Bádání na tomto poli používá radaru.


Dalším pozorně sledovaným oborem je ukv vysílání modulované kmitočtově. Rozhlasová společnost BBC začala s pokusy na tomto poli krátce před ukončením války, a výrobci přijímačů nedočkavě očekávají skončení vývoje, aby mohli začít s výrobou.

V televizi je plánována síť tv vysílačů, která by umožnila příjem obrazu, později i barevného, v celé Anglii tak, jako je tomu zatím v Londýně.

Také přibuzné obory v Olympii pochlubily se dosaženými výsledky. Významné jsou navigační přístroje letecké a námořní, radar, přístroje pro výhled, sváření a kalení, elektronické způsoby třídění barev, automatického třídění a počítání, kde průmysl Velké Britannie přispěl podstatným způsobem ke zdokonalení během války.

Při používání výsledků technického pokroku za války i po válce má britský průmysl nesrovnatelnou výhodu — zkušenosť, získanou britskými vojáky v každém podnebí. Ta umožňuje výrobci přijímačů přizpůsobit přístroje místním požadavkům každého státu: součásti jsou „tropikalizované“, skřínky odolávají vlhkému i horstu, vlnové rozsahy, síťová napětí i stupnice odpovídají místním poměrům, a tak nové modely plní požadavky i nejexotičtějšího zákazníka.

S. G. Coller.

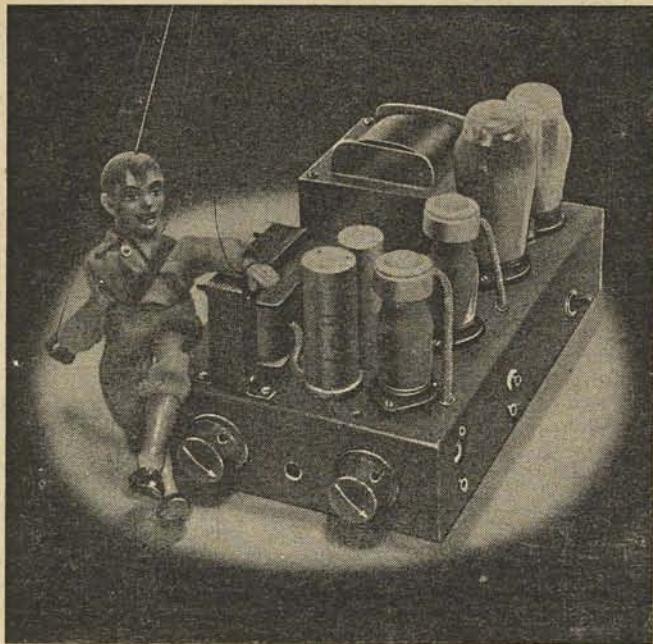

Prostý zesilovač z běžných součástek, s loutkou jako symbolem účelu, jemuž je zejména určen.

Na protější straně: Montáž pod kostrou. Použití upotřebených součástí a kostry budou omluvou některých vzhledových nedostatků.

Prostý a poměrně levný zesilovač s výkonem 4 W, který je možno snadno sestavit z běžných součástí. Mimo jiná běžná použití (úzký zvukový film, školní rozhlas, hostinský sál) hodí se pro doplnění loutkového divadla. S vědo-

mikrofonu vytočen), 140 k Ω (reg. m. naplno) a 175 k Ω jako maximem (reg. m. 350 k Ω od dolního konce). Odpor, na němž vzniká zeslabené napětí od přenosky, kolísá tedy mezi 300 a 475 k Ω , t. j. okolo střední hodnoty asi 390 k Ω o 25 %. Je tedy vliv regulace mikrofonu na přenosku nevelký, a poslechem jej ani nepoznáme. Podobně nepatrný je vliv regulace přenosky na mikrofon, jak si zájemce snadno vypočte z kolísání svodu u druhé elektronky.

Zmíněný dělič, který tedy zeslabuje napětí přenosky asi na 0,13 původní hodnoty, se však uplatní jen při vyšších kmitočtech. Při hlubokých se k jeho části, z níž odebíráme napětí pro řídící mřížku, přidá reaktance kondensátora 2 nF a způsobí menší pokles, t. j. poměrné stoupnutí přenosu hlubokých tónů proti vysokým, jak je to výhodné pro reprodukci s desek. Obvod, vzešlý z iniciativy Vlastimila Šádka a popsaný v 8. č. let. roč. t. 1. na straně 209, se v tomto případě plně osvědčil, jak ještě dozložíme výsledkem měření na vzorku.


Spojení koncového stupně je velmi prosté. Také druhá elektronka pracuje jako odporný zesilovač s obvyklými hodnotami součástek, a dostává kromě toho napěťovou zápolou zpětnou vazbu z anody elektronky koncové. Výhodnějšího způsobu zpětné vazby ze sekundárního vinutí jsme nepoužili v tomto prostém přístroji, protože většina jeho použivatelů bude mít patrně k zesilovači reproduktor „vypužen“ z přijimače i s příslušným výstupním transformátorem. Naopak je možné

ZESILOVAČ PRO MIKROFON A PŘENOSKU

Pro zamýšlený účel je zapotřebí zesilovače, který dovoluje přenos z mikrofonu a z přenosky. Do mikrofonu mluví herci, a gramofonní hudba zpestří přestávky, nebo pomáhá vytvořit náladu v hledišti. Proto také potřebujeme možnost přejít plynule z přenosu mikrofonu na gramofon, který po případě podbarvuje děj. Žádáme tedy možnost t. zv. míhání. Pro středně velké divadlo, na př. do 100 účastníků, postačí s dobrým reproduktorem výkon 4 wattů, který dodá jediná koncová elektronka. To spolu s omezením řídících orgánů na oba regulátory hlasitosti a slítový spinac vede k zesilovači se snadnou stavbou i obsluhou, o němž měření i poslechové zkoušky potvrdily, že danému účelu dobře vyhovuje.

Zapojení. Signál z mikrofona nebo z fonotky (jež připojení vyznačuje čárkován zakreslený obvod ve schematu) působí na řídící mřížku vstupního zesilovačiho stupně s jakoukoli v pentodou v obvyklém zapojení. Na její anodový obvod s pracovním odporem 0,2 M Ω je napojen regulátor mikrofonu, logaritmický potenciometr 0,5 M Ω , oddělený vazebním kondensátorem 20 nF. Řízené napětí dospěje na mřížku následujícího stupně přes kondensátor 2 nF, který spoluúspobí v obvodu pro zvednutí hlubokých tónů pro přenosku.

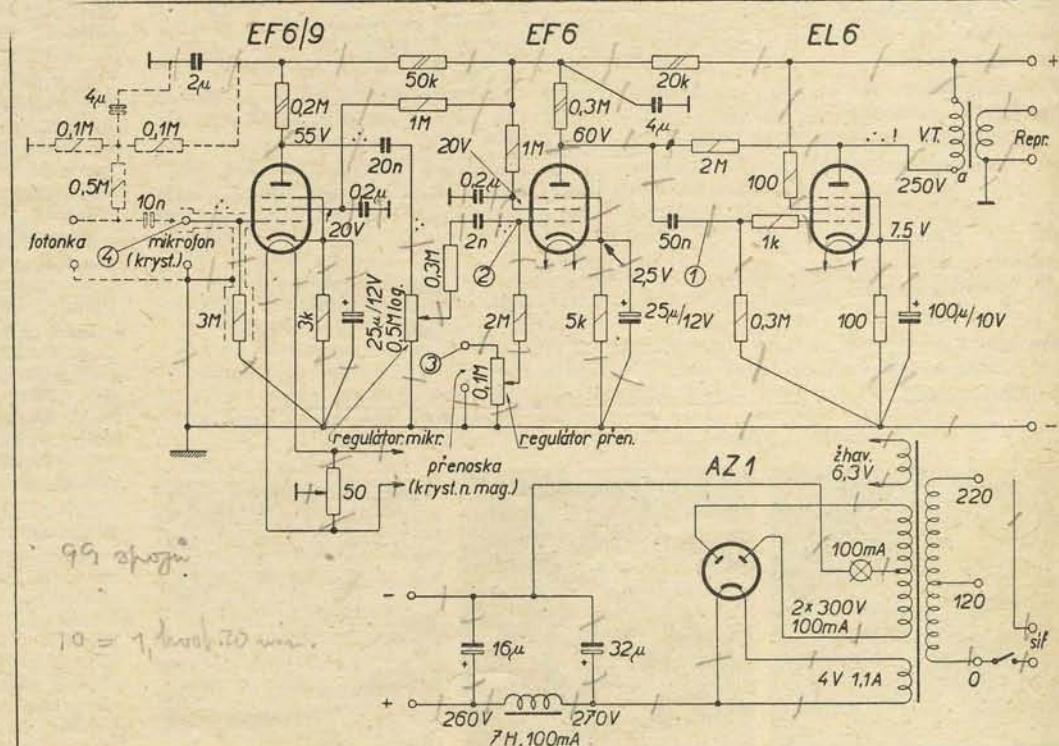Schema zesilovače s výkonem 4 wattů a s možností použití pro mikrofon (po případě fonotku), přenosku nebo i rozhlas. Místo pojistky lze použít trpasličí žárovky 4 až 6 voltů, proud 0,1 ampéru.



mím, že pěstitelé této nejmilejší dětské zábavy zřídka oplývají penězi a ještě vzácnější radiotechnickými zkušenostmi, sestavili jsme následující návod pokud bylo lze srozumitelně a přístupně a použili jsme nejjednodušší úpravy.



i účelně uložit výstupní transformátor na kostru zesilovače, zejména bude-li ho použito k napájení několika vzdálených reproduktorů. Pak by vedení značného se napěti nebylo účelné ani bezpečné. — Použité hodnoty vedou ke zpětné vazbě, která zmenší zisk asi čtyřikrát, a vnitřní odpory koncové elektronky asi na polovinu odporu pracovního, takže zjevy přechodové jsou dobře utlumeny, a st složka nemůže na anodě stoupnout více než asi o polovici.


Stavba. Na kostru o rozměrech $20 \times 30 \times 6$ centimetrů se podaří poměrně snadno umístit potřebné součásti. Jejich rozložení prozrazují snímky i plánek, a méně zkoušený učiní dobré, bude-li se jimi přesně řídit. U citlivého zesilovače je vždy nebezpečí zpětných vazeb, které budou způsobit hvizdy, nebo naopak zeslabí výšky. Z týchž důvodů je třeba věnovat pozornost spojům — není jich mnoho — označeným ve schématu třemi tečkami, přičemž se tato výstražná značka nevztahuje ovšem jen na jeden spoj, nad nímž je nakreslena, nýbrž na všecko, co je s ním přímo nebo přes malý odpor spojeno.

U anody koncové elektronky je tedy nebezpečný nejen vývod k výstupní zdířce pro primární výstupního transformátoru, nýbrž i spoj k odporu 2 MO a jeho konci, s tímto spojem ve styku. Podobně při ostatních označeních. Vedeme tedy dobré

Spojovací plánek a rozložení součástek uvnitř kostry. Otisk ve skutečné velikosti spolu se schématem lze koupit v redakci t. l. za Kčs 20,—, poštovní výlohy Kčs 2,—.

isolované spoje od anody pokud lze těsně při kostře, která je tím poněkud stinná; spoj k mřížce druhé elektronky rovněž tak, a spoj od přípoje mikrofonu k řidicí mřížce první elektronky ve stinné trubici, pokud lze silně, s tenkým vodičem uvnitř. Vhodná je trubička průměru 5 mm , a vodič uvnitř $5 \times 0,2\text{ mm}$ stočený do lanka, aby se příliš snadno neulomil. Kdyby nebyl tento obvod stíněn, a to i se zdírkou, jevilo by se toto: Při odpojeném

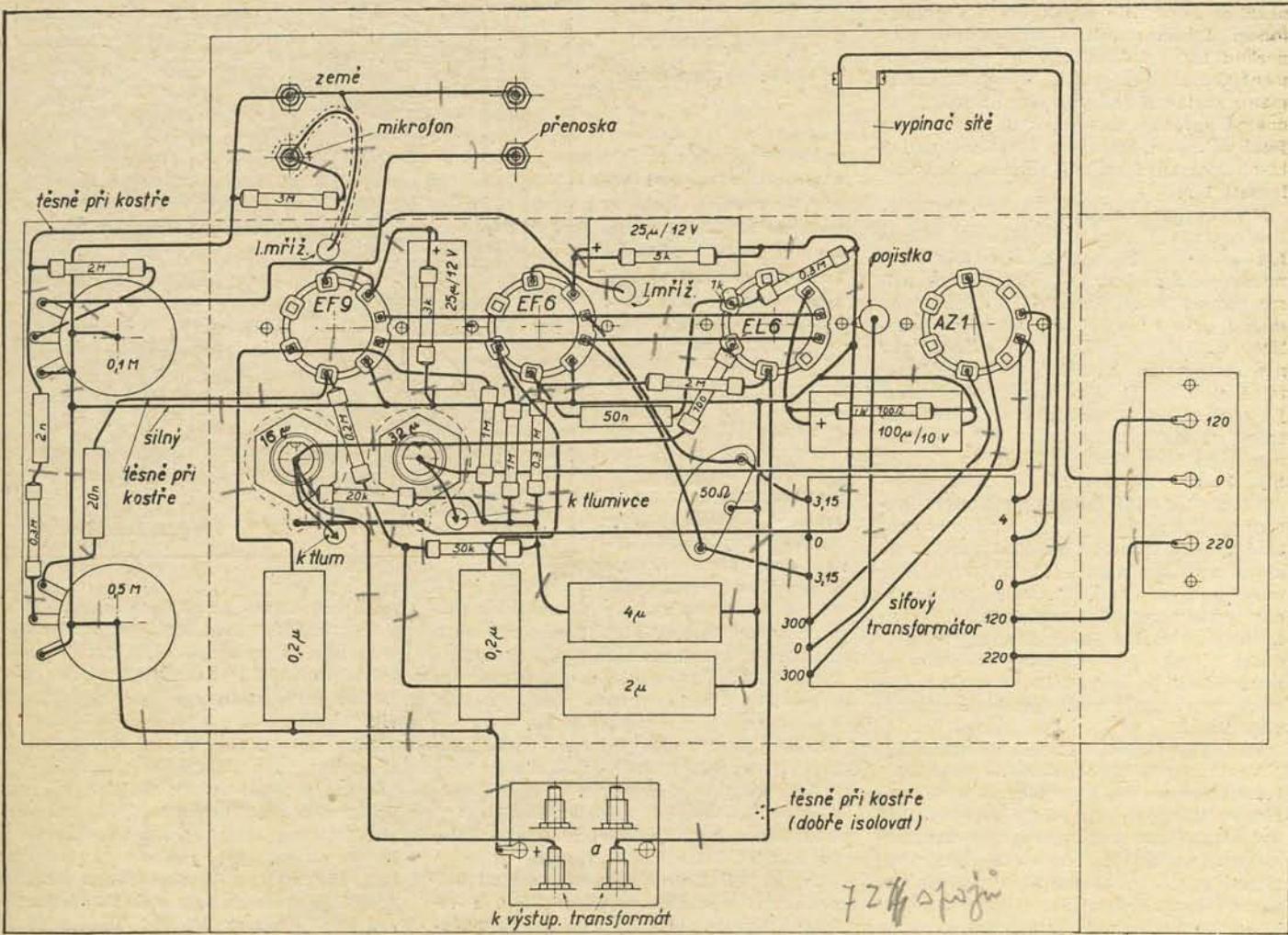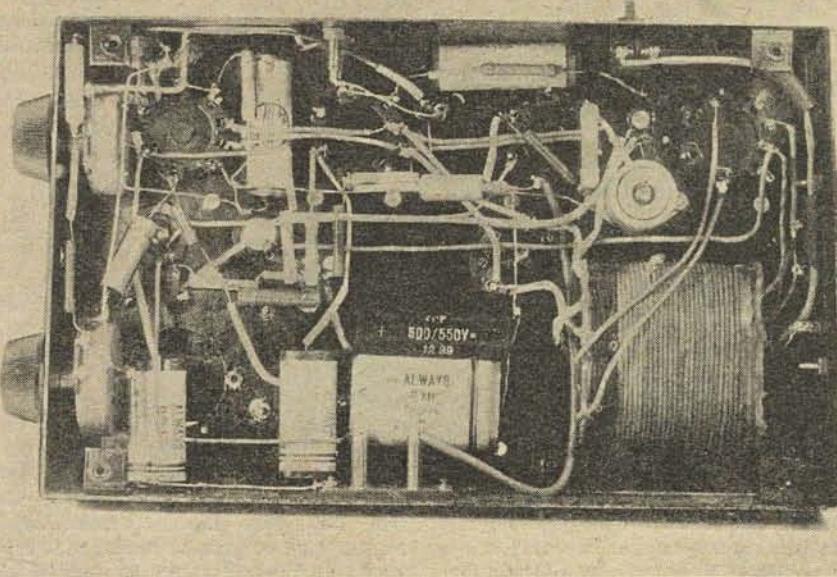

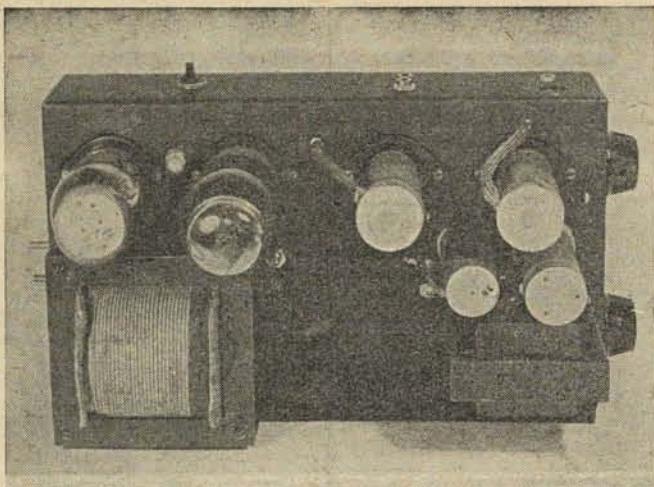

Rozložení součástek na kostře, pohled shora. Vlevo síť. transformátor, vpravo filtrační tlumivka, uprostřed místo pro výst. trafo. Pořadí elektronek je obrácené než ve schematu.

mikrofonu a při hře z přenosky projevilo by se vytocení regulátoru naplněno nejen mísrným bzučením (šumem), nýbrž i zřetelným poklesem výšek. To působí záporná zpětná vazba z anody koncové elektronky na tento mřížkový obvod, která je působena nepatrnnou kapacitou mezi oběma míssty a uplatňuje se u výšek. Připojíme-li krystalový mikrofon, tu zjev zpravidla zmizí, neboť značná kapacita mikrofona vazbu podstatně omezí.

Uvedení do chodu a použití. Při správném zapojení není mnoho přiležitostí k chybám. Jsou tu však dosti značné výkony, proto postupujeme bez měřidel nejlépe tak, že po zasunutí elektronek a připojení reproduktoru zesilovač spustíme, a zkoušíme hned, zda a jak hraje s gramofonem. Dosáhneme-li s krystalovou přenoskou žádoucí hlasitosti a věrnosti, a usměrňovací elektronka, síťový transformátor zůstávají jen přiměřeně teplé, je to doklad správné činnosti. Pak vyzkoušíme ještě mikrofon, který má dátav postačující hlasitost i když na něj mluvíme ze vzdálenosti 1 m.

Nesmíme ovšem zapomenout na zvukovou zpětnou vazbu, a zkoušíme-li mikrofon s reproduktorem v téže místnosti, musíme oba umístit tak, aby na sebe přímo nemluvily. Musíme také do mikrofona mluvit pokud lze hodně z blízka, a regulátor mikrofona vytvořit jen natolik, aby nenastalo vytí a hvízdání, po připadě zřetelné skreslování tím, že mikrofon snímá již zvuk přímo z reproduktoru. Tutej opatrnost je třeba zachovávat i při pravidelném používání, neboť tam jde o hlediště hlas herců jak přímo, tak přes reproduktor. Umístění mikrofona i reproduktoru a přípustné nastavení regulátoru opatrně vyzkoušíme, aby zmíněné nepřijemné zjevy nemohly nastat. Podstatou obrany proti zvukové zpětné vazbě je zaručit aby zvuk z reproduktoru dochází k mikrofonu co možná slabý, t. j. reproduktor nechť mluví směrem mimo mikrofon, a mezi oběma je, pokud lze, překážka (záštěna proscenia), která přímo dopadající vlny tlumi.

Výsledky měření. Kromě napětí, která obvykle kontrolujeme, zkoušeli jsme tento zesilovač tónovým generátorem a výstupním voltmetrem. Na místo reproduktoru byl připojen na sek. výstupního transformátoru zatěžovací odpor ohmický, výstupní voltmetr, osciloskop a reproduktor (přímo kmitačkou) přes odpor 80 ohmů. Tónový generátor byl připojen nejprve na

mřížkový svod koncového stupně, čímž jsme zjistili jako největší dosažitelný výkon 3,4 V na odporu 2,9 ohmu, t. j. výkon $3,4 \times 3,4 : 2,9 = 3,98$ wattu. Pro napětí 2,5 V na sekundáru v. t., t. j. 80,9 V na primáru (převod byl 32,3) bylo potřebi vstupní na-

pěti 3,2 V, t. j. zisk koncové elektronky 80,9 : 3,2 = 25,2. Rozdíl proti theoretickým 46 byl způsoben použitím starší elektronky, neboť zpětná vazba byla v tomto případě vyřazena malým vnitřním odporem generátoru. Měřeno při 1000 c/s. Kmitočtová charakteristika (1) samotného koncového stupně jeví také podstatný vliv příliš malé indukčnosti výst. transformátoru, což dokládá zřetelný pokles křivky v oblasti pod 100 c/s.

Poté byl tónový generátor připojen na říd. mřížku druhé elektronky, a tu se už uplatnil příznivý vliv zpětné vazby, která způsobila vyrovnaní kmitočtové charakteristiky až asi k 40 c/s, zato však zřetelný, byť ne tižší pokles vysokých tónů nad 10 000 c/s. To je způsobeno větším vlivem rozptylové indukčnosti výst. transformátoru při zmenšeném vnitř. odporu koncové elektronky. — Kmitočtová charakteristika (3) na vstupu přenosky jeví zvednutí hlbokých tónů asi o 10 dB v oblasti 1000–50 c/s. Kdybychom byli měli dokonalejší v. t., bylo by stoupnutí zřetelnější, jak je vyznačeno čarou (3'). Ve výškách je pokles poněkud větší než u (2) vlivem kapacity říd. mřížky 2. elektronky. Konečně

CÍVKOVÁ SOUPRAVA


s jedním obvodem,
s třemi rozsahy,
z továrních součástek

Zapojuvací plánek, schema a vzhled cívkové soupravy pro tři rozsahy, která se hodí pro každý jednoobvodový přijímač s elektronkami. Cena otisku ve skutečné velikosti Kčs 8,—, poštovní výlohy Kčs 2,—.

Pro dvoulampovku s elektronkou UCH21, popisovanou v tomto čísle, potřebovali jsme úcelnou cívkovou soupravu, nepříliš velkou, kterou bylo lze sestavit z běžných továrních součástek. Z vlastních zkušeností i z dotazů víme, že zapojování hvězdicových přepinačů je u mladých amatérů nejméně oblíbeno, protože často dochází k omylům a nesprávnostem, které se obtížně zjištují. Proto jsme se snažili načerstvit i vysvětlit všecko podrobně.

Materiál: Hvězdicový přepinač Tesla-Always 3×3 dotyky, cívka Palafer Mignon 6399 (střední a dlouhé vlny), cívka Palafer Kolibri 6111 (krátké vlny).

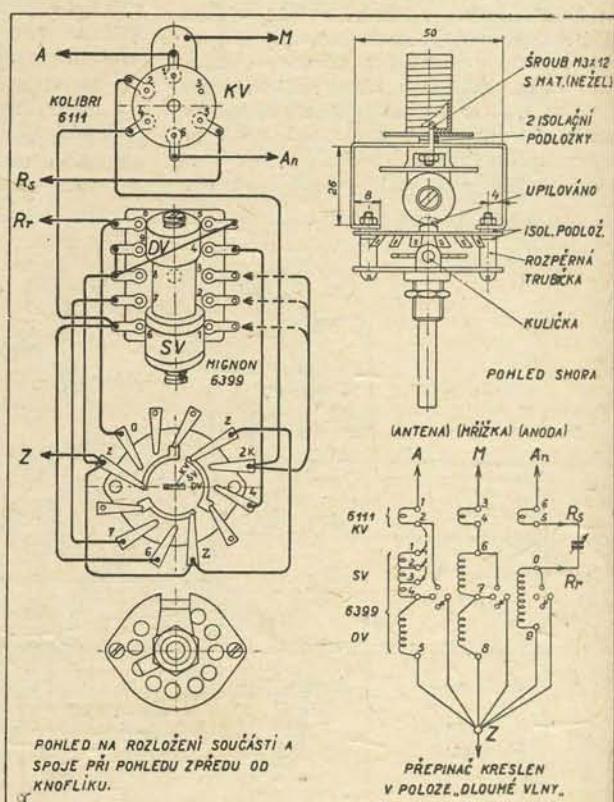Popis. Hvězdicový přepinač nese na jednoduchém nosníku všechny cívky, a celok je zapojen tak, aby k němu po vesta-




vění vedlo málo přivedou. Kdybychom zamenili krátkovlnnou cívku a kondenzátor pro zpětnou vazbu, ušetřili bychom ještě jeden spoj, tím bychom však zhoršili ovládání zpětné vazby na rozsahu krátkých vln.

Sestavení. Cívky upevníme páskem ze zinkového nebo mosazného plechu $10 \times 0,6 / 120$ mm s třemi otvory $\varnothing 3,2$ mm, tvaru podle výkresu. Přepinač rozebereme, přestaviteľnou zarážku rohatky nastavíme na levou stranu (při pohledu od knoflíku) tak, aby mezi ní a západkovou kuličkou (která je nahofe) byly dva prázdné otvory. Tím je pohyb rohatky omezen na tři

Kmitočtové charakteristiky popisovaného zesilovače. 1 - samotný koncový stupeň, bez zp. vazby. 2 - řídicí a koncový stupeň, s vlivem napěťové zpětné vazby. 2' - táz charakteristika idealizovaná v oblasti hlubokých tónů. 3 - vstup přenosky. 3' - totéž, s dokonalejším výstupním trafo. 4 - vstup mikrofonu.

při mikrofonu, zkoušeném připojením t. g. přes kondensátor 1000 pF na vstup pro mikrofon, byla kmitočtová charakteristika (4) zhruba přímá, s poněkud větším poklesem výšek 1 basů než u předchozích. Poslední je zaviněný malým vazebním kondensátorem 2 nF před 2. stupněm, který tu potřebujeme pro dosažení zvednutí charakteristiky (3). PM týchž měřených byla kontrolována citlivost a zjištěno na mřížce druhé elektronky 0,12 V, pro přenosku 0,9 V, pro mikrofon 1,5 mV pro plný výkon, t. j. 3,4 V na sekundárním vinutí. Poslechová zkouška, provedená v celku přiměřitelně s přenoskou i mikrofonom, prokázala dobré standardní vlastnosti, přes omezení, daná použitím běžného materiálu.

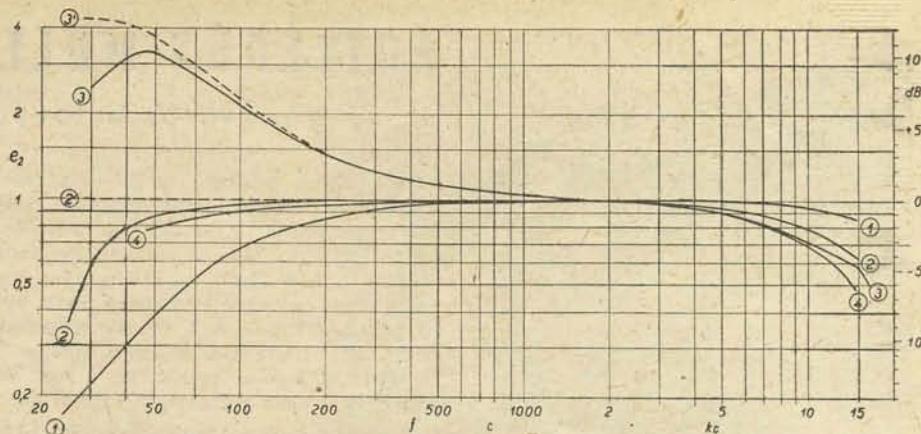Pro použití zesilovače k projektoru úzkého zvukového filmu je ve schématu čárkován vyznačen způsob připojení fotonky



i s potřebným napětím, získávaným dělčem z napětí pro první stupeň. Kondensátor 4 uF musí odstranit možnost rozkmitání zpětnou vazbou při malých kmitočtech, vazební kondensátor 10 nF musí mít dokonalou izolaci, a živé konce vstupu musí být účelně stíněny, tak aby na ně nemohlo působit zesílené napětí z následujících stupňů, a aby jeho kapacita proti zemi nebyla přílišná.


polohy, což při koupeném přepinači nebývá. Na hřidelík nasadíme knoflík, nejlépe šípkový, a otočíme jím doprava až k zarážce; pak je zploštělá část hřidele v rovině šroubů, které spojují vlastní přepinač se základní částí. Pertinaxová destička s postříbřenými dotyky, mezi nimiž klouže otočný kotouček s třemi přepínacími segmenty, byla původně připevněna tak, že na dotyková péra i segmenty bylo vidět ze zadu; my ji však převráťme, takže dotyky přijdou blíže k rohatce. Tím ušetříme na délce několik milimetrů; jejich užitečnost oceníme při vestavování cívkové soupravy do malých přístrojů. Nepatrné vzdálenosti mezi kuličkovou západkou a jedním z dotyků se není nutno bát, protože onen dotyk zůstane nezapojen. Zploštělou část hřidele upilujeme tak, aby zbytečně nevyčnívala ze segmentového kotoučku. Střední otočnou část natočíme tak, aby odpovídala výkresu, a přišroubujeme ji současně s ohnutým páskem. Použijeme k tomu původní šroubků, podložek a matek. Poté připevníme obě cívky a rovněž dbáme číslování označení na výkresu.

Při rozebrání přepinače jsme získali šest izolačních podložek z texgumoidu; při opětném konečném sestavování navlékeme na šrouby, procházející základní ocelovou desku přepinače, nejprve rozpěrné trubičky, pak po jedné textgumoidové podložce, na to přepinačovou destičku, pak opět po jedné podložce, dále nosníček s cívками, a konečně matky a

šroubky utáhneme, po případě zakápneme matky barvou nebo lakem. Dvě podložky nám tedy zbudou a použijeme jich ke vzdálení cívky Kolibri od nosníčku, aby ji netlumil. Obě cívky jsou přitaženy k nosníčku mosazným šroubem M3 × 12.

Pak můžeme zapojovat. Použijeme běžného měděného zapojovacího drátu sly 0,8 mm s isolací. Při spájení dbejme, aby se cín rádně roztekl a spojil (ne jen slepil) drát se spájecím očkem. Kdo chce být zvlášť důkladný, zjistí magnetem, nejsou-li pájecí očka na cívách z pomozařeného železa, což má významný vliv na jakost obvodu, a nahradí je mosaznými. Spoj od očka 2K přepinače vede podle potřeby k jednomu z oček 1, 2 nebo 3 na cívce Mignon: při nahražkové anteně volime očko 1, při velké, vysoké nebo dlouhé anteně očko 3.

Zkoušení. O výsledku své práce se přesvědčíme nejsnáze tím, že soupravu připojíme na vstup na př. dvoulampovky, popsané na jiném místě v tomto čísle. Při pozorné práci je dobrý výsledek zajištěn. Cívku Mignon lze dodlat v obou rozsazích (bohužel, poměrně málo), a máme-li v příjimači předtěšenou stupnice, můžeme se pokusit zachycené vysílače přivést v souhlas se jmény stanic stupnice šroubováním jádra příslušné indukčnosti.

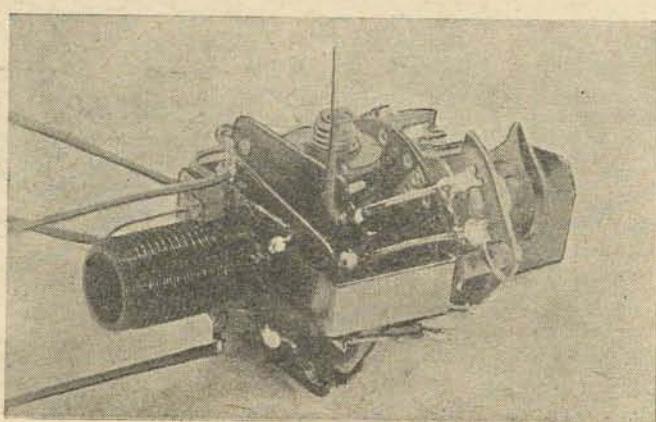

Snímek všeobecně použitelné trifrozsahové cívkové soupravy.

Radioamatér všude bratrý má

Sdělili jsme v prvním čísle radostné překvapení, které nám způsobil dopis čtenáře našího čísla z Palestiny. V těchto dnech se ohlásil další kraján a poslal nám řadu zajímavých informací o tamních poměrech, z nichž některé jistě budou zajímat čtenáře československého.

V Palestině jsou na trhu přijimače dovezé většinou z Anglie (Pilot, Airmac, A. M. C., Vidor, Murphy, Cossor), zčásti též přístroje italské a holandské. Až na skřínky nelíší se podstatně od přístrojů evropských. Ceny jsou od 20 do 50 liber (palest. libra má 100 piastrů a platí asi 200 Kčs). Střední superhet stojí 36–40 £, 1+5 elektronkový superhet s pásmovým laděním na kv 42–45 £. Americké přístroje nejsou zatím v prodeji, objevují se však jednotlivě za výlohami. Americký materiál, zejména elektronky, je hojnější; cena elektronek je 50 až 70 piastrů, síťový transformátor 2,5 až 4 £, suchý eliko 16 uF/450 V je za 30 piastrů, velmi dobré odpory 3–7 piastrů. Z ČSR vidí náš kraján jen sklo, porcelán a výrobky Jawa, Aero.

Dopis obsahuje stížnosti na nedostatky dovážených přístrojů i součástek. Skřínky, většinou bakelitové, snadno v tamějším podnebí praskají, potenciometry brzy „umírají“, šňůrky u stupnic se trhají, a radiové součástky, pokud jsou na trhu, nemohou se prý rovnat kontinentálním nebo americkým. Potěšila nás chvála čs. výrobků, které si náš kraján přivezl s sebou z Prahy, aby si z nich v Jeruzaleme sešťastnil. Sestavil šestielektronkový superhet. Krásnemu hráje, prozatím však bez skříně, za kterou požaduje truhlař 8,— £ (1600 Kčs).

Radio londýnské policie

Po vzoru americké policie zavedla i anglická policie v Londýně ve své stanici Scotland Yard radiofonní zařízení pro osm předávacích vozů, upravených pro vysílání i přijímání zpráv. Každý vůz, opatřený radiotelefonním zařízením, je provázen několika motorkami s policisty k ochraně vozu. IJ

Bez krátkovlnného pásmá

U běžných přijimačů v amerických domácnostech není a nebude upraveno krátkovlnné pásmo z těchto důvodů:

- Místo krátkovlnného pásmá bude pásmo s frekvenční modulací, která je dnes již rozšířená a oblíbená.


- Uspoří se v ceně přístroje asi 6 dolarů, což znamená zlevnění.

- V Americe se velmi málo poslouchá číž rozhlas.

POTTERŮV MULTIVIBRÁTOR

Nový generátor pilových kmitů

Otakar HORNA

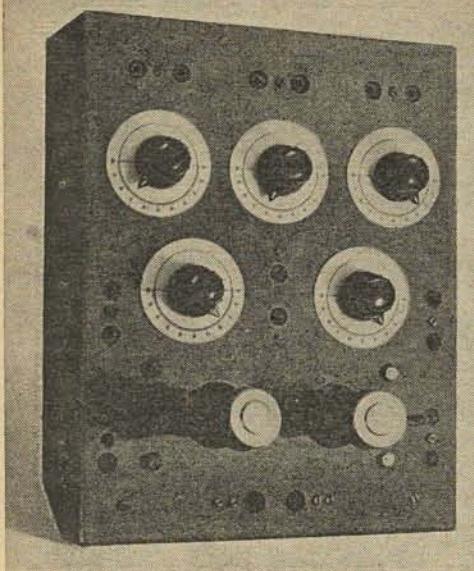

Když po osvobození došla v amerických a anglických časopisech schemata nových televizních přijímačů, radarových indikátorů a osciloskopů, zjistili jsme, že z obvodů rázových generátorů byla vytlačena plynová trioda (thyatron) dřímem kathodově vázaného multivibrátoru s obyčejnou dvojitou triodou. Poučení o tomto zapojení nalezli jsme v článku H. Pottera v 6. č. Proceedings I.R.E. z r. 1938. Ze článku a snímků bylo vidět, že generátor dává skoro ideální pilové kmity v rozsahu asi 10 c/s až 200 kc/s, tedy daleko za mez možnosti plynových triod. Abychom si udaje ověřili a získali podklady, jako pro theoretický rozbor, tak pro výpočet, který v článku chyběl, sestrojili jsme v Ústavu radiotechniky při Vysokém učení technic-

kém v Praze pokusný model (viz fotografií), na kterém jsme provedli řadu zkoušek a měření. Výsledky potvrdily očekávání, a proto jsme se rozhodli seznámit čtenáře t. l. s tímto zapojením rázového generátoru podrobněji (stručný popis byl uveřejněn v RA 47, č. 2, str. 35) už proto, že tímto poměrně jednoduchým zapojením se odstraní plynové triody, které jsou na našem trhu stále vzácností.

Princip generátoru vidíte na obrázku 1A. Připojíme-li na svorky + a - stejnosměrné napětí E , musí být v každém okamžiku v uzavřeném obvodu součet úbytků (na kondensátoru a odporu) roven součtu elektromotorických sil

$$E = e_r + e \quad (1)$$

při čemž napětí na odporu je

$$e_r = R \cdot i \quad (2)$$

a napětí na kondensátoru

$$e = \int \frac{i}{C} dt \quad (3)$$

Řešení tohoto obvodu je v článku Přechodové zjevy u žhavicího kondensátoru na str. 58 letošního 3. čísla. Výsledek, který nás zajímá, je napětí na kondensátoru (po dosazení odvozeného i do vzorce 1 a 2).

$$e = E - e_r = E (1 - e^{-t/to}) \quad (4)$$

Ze vzorce vidíme, že napětí stoupá podle exponenciální (viz obraz 1B) a v čase nekonečně dlouhém dosáhne hodnoty E . Již pouhým názorem z obrázku můžeme posoudit, že v krátkém úseku od 0 do e_{max} můžeme považovat exponenciál za přímku a že tudíž v tom úseku bude napětí na kondensátoru přímo úměrné času, což je podmínka, kterou žádáme pro průběh pilového napětí. Abychom mohli určit, až po kterou mez to platí, rozvineme si funkci Taylorovou řadou

$$e^{-t/to} = 1 - \frac{t}{to} + \frac{t^2}{2 to^2} - \frac{t^3}{6 to^3} + \dots$$

a dosadíme do (4), při čemž uvažujeme jen první tři členy, protože další pro rychlou konvergenci k nule nemají na výsle-

dek podstatný vliv. Po úpravě pak dostaneme

$$e = E \left(\frac{t}{to} - \frac{t^2}{2 to^2} \right) \quad (5)$$

Z toho vidíme, že přímkovou závislost mezi e a t nám poskytuje druhý (kvadratický) člen v závorce. Jak veliká tato odchyika od linearity může být, záleží jen na účelu, k němuž chceme časové základny použít. Pro televizní přijímače a přesné laboratorní osciloskopu nemá přesahnut asi 1 % (spolehlivě pod mezi pouhým okem postřehnutelné), pro běžné osciloskopu asi 2 % a pro laciné dílnenské přístroje 4 až 5 procent.

Podle toho musíme zvolit max. hodnotu podílu t/to tak, aby polovice jeho druhé mocnin (druhý člen v závorce) nebyla větší než zvolených $k\%$ mm, čili

$$\left(\frac{t}{to} \right)_{max} = A = \frac{k}{50} (\sec, \%) \quad (6)$$

V těchto mezech a s přesností $k\%$ zjednoduší se vzorec (5) na

$$e = E \cdot t/to \quad (7)$$

Odtud můžeme určit, na jak velké napětí e_{max} můžeme při daném napětí zdroje E kondensátor C nabít, čili špičkovou hodnotu pilových kmitů (viz obraz 1B).

$$e_{max} = E \cdot (t/to)_{max} = E \cdot A$$


Jakmile napětí na kondensátoru dosáhne této hodnoty, sepneme na okamžik spinač S , kondensátor se vybije a děj se může opakovat. Převrácená hodnota časového intervalu mezi jednotlivými výboji kondensátoru, čili kmitočet pilových kmitů při dané časové konstantě obvodu $to = R \cdot C$, vypočteme ze vzorce (6)

$$f = \frac{1}{A \cdot R \cdot C} \quad (9)$$


Rovnicemi (6), (8) a (9) je tedy obvod RC pro získání pilových kmitů s linearitou $k\%$ určen.


Jako spinače pro vybijení kondensátoru C použil H. Potter známého kathodově vázaného multivibrátoru. Zapojení jeho rázového generátoru je na obrázku 2.

V okamžiku připojení anodového napětí

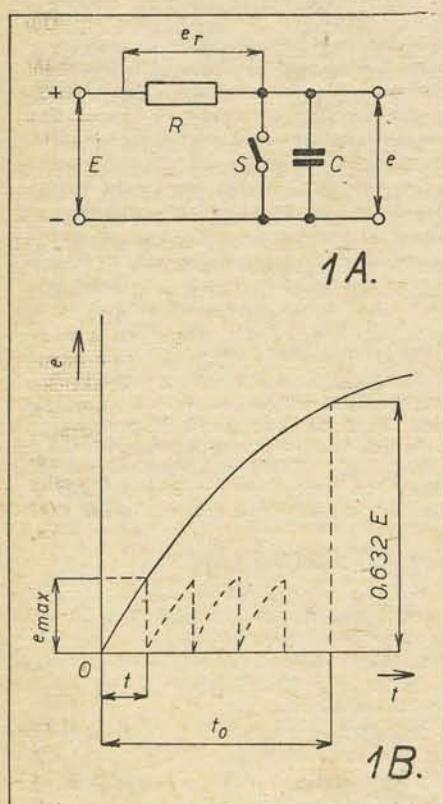


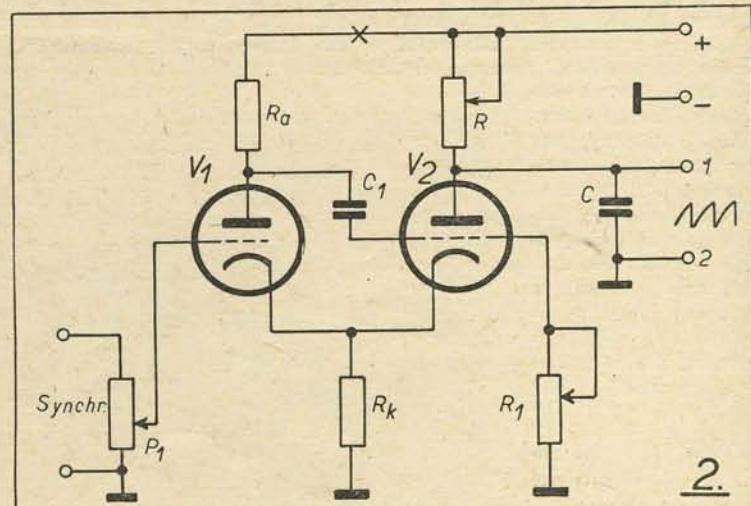Nahoře pohled na laboratorní multivibrátor. Vlevo obraz 1. A Princip rázového generátoru. B. Průběh napětí na kondensátoru.



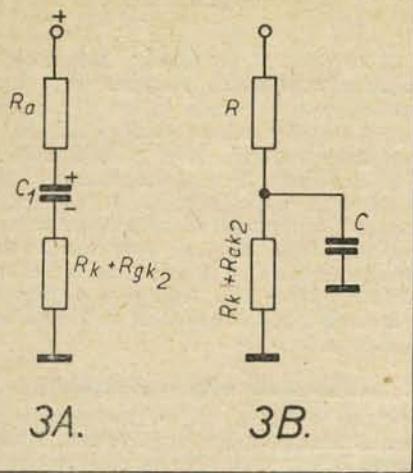

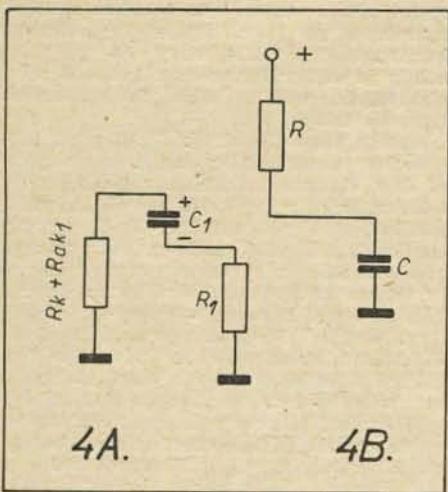Vlevo obraz 3. A. Schema nabíjení kondens. C1 v první fázi oscilaci. — B. Vybití kondensátoru C.



Vpravo vnitřek zkušebního provedení multivibrátoru s možností kontroly všech důležitých hodnot.

bit a C vybit, přestane procházet elektronkou V2 proud, protože anoda má nulové napětí (vybitý C) a nabity C1 nezpůsobuje další průchod proudu mezi kathodou a mřížkou. Tím přestane dostávat mřížka elektronky V1 záporný náboj a elektronkou počne procházet proud, podporovaný ještě tím, že na anodě je v tom okamžiku plné napětí zdroje. Anodový proud V1 vytváří na Rk úbytek a zablokuje tak elektronku V2. Kondensátor C1 se zvolna vybití přes odporník R1 a poměrně malý odporník anoda-kathoda V1 + Rk (viz obrázek 4A). V téže době nabíjí se C přes odporník R. Za dobu t odteče náboj z C1, elektronka V2 se opět stane vodivou, a celý děj se opakuje. Přivedeme-li v kritickém okamžiku na mřížku V1 malé napětí, můžeme děl buď urychlit, nebo zpozdit; toho využíváme pro synchronování rázového generátoru s pozorovaným napětím (ve schématu svorky „synchro“ a potenciometr P1 pro řízení synchronování). Z popisu funkce přímo vyplývá, jakými směrnicemi se musíme při návrhu generátoru řídit: Jelikož chceme, aby vybití doba kondensátoru C byla co nejkratší

pro elektronku V1 (označeno mřížkem) je kondensátor C1 bez náboje, kondensátor C je nabít. Na okamžik je na mřížce triody V2 velké kladné napětí, které způsobí mohutný mřížkový a anodový proud elektronky V2, a tím také velký spád na kathodovém odporníku Rk. Proto přestane elektronkou V1 procházet proud, její odporník je nekonvenční. Kondensátor C1 nabíjí se jednak přes odporník Ra, jednak přes odporník kathoda-kladná mřížka V2 a kathodový odporník Rk (viz obrázek 3A). Kondensátor C se naopak vybití přes malý odporník (vůči R) anoda-kathoda + Rk (viz obrázek 3B). Za okamžik, když je kondensátor C1 na-


vůči době nabíjecí, musíme se snažit rovněž zkrátit dobu nabíjecí C1 — volíme proto Ra i Rk pokud možno malé. Rozumným kompromisem, který se nám osvědčil při pokusech, je Ra = 50 kΩ a Rk = 500 ohmů. Hodnoty nejsou však kritické ($\pm 50\%$) a mají podle očekávání velmi malý vliv na tvar pilového napětí.

Aby ani při nejmenších kmitech nevyšly kondensátory C1 a C příliš velké, volíme R1 a R pokud možno největší — dobré se osvědčila hodnota R = R1 = 2 megohmy.


Kmitočet multivibrátoru je velmi přibližně dán vzorcem (empirickým)

$$f = \frac{1}{4RC} \quad (10)$$

Můžeme tedy změnu kmitočtu provádět změnou C nebo R. V praxi bude nejvhodnější pro velké rozsahy přepínat C a jemně doregulovat potenciometrem (R1). Protože chceme, aby pilové kmity, odebírané ze svorek 1-2, měly pro celý rozsah stejnou velikost a stejný stupeň linearity, musíme v souhlasu s (7) měnit souběžně s kmitočtem multivibrátoru také časovou konstantou R · C. Provedeme to jednoduše tak, že potenciometry R a R1 sdružíme na jednu osu a kondensátory C a C1 přepínáme sdruženými přepínači. — Praktické použití odvozených vzorců a vztahů vysvitne z tohoto příkladu: Mám navrhnut rázový generátor pro osciloskop: Rozsahy časové základny: 1. 20 až 200 c/s; 2. 200 až 2000 c/s; 3. 2 až 20 k/c.s.; 4. 20 až 200 kc/s.

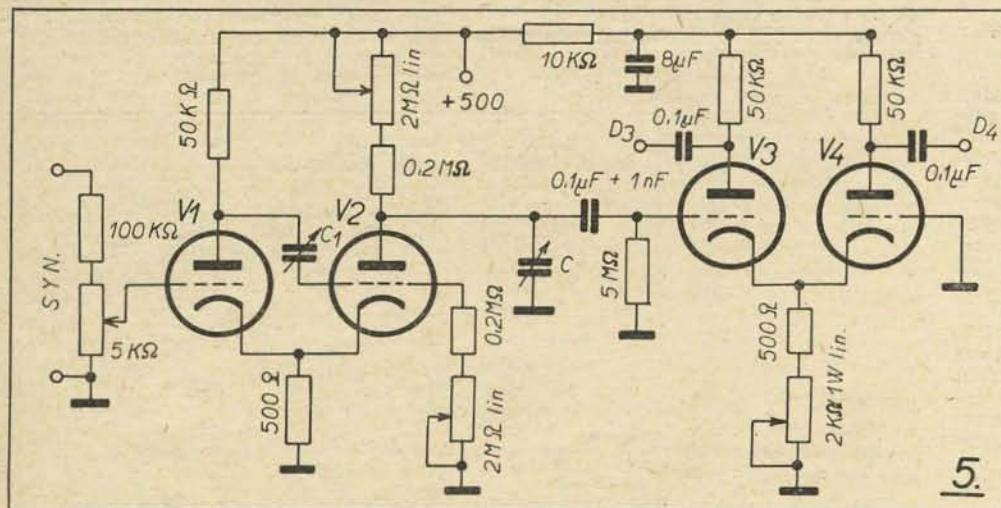

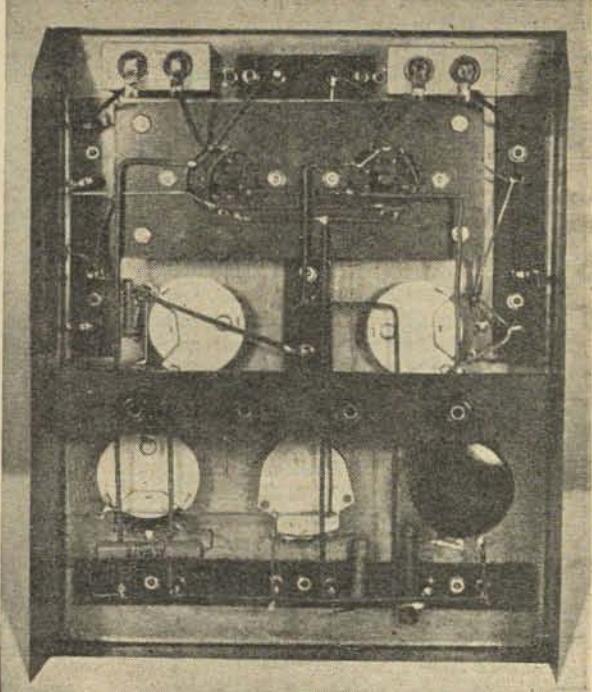Obraz 5. Celkové schema generátoru se zesilovačem. Hodnoty C a C1 viz text. Elektronky V1 + V2 a V3 + V4 amer. 6N7, 6SN7-G, 7AF7, 6J6 a pod.



Místo odporu R a R_1 zapojíme potenciometry $2 \text{ M}\Omega$ v řadu s pevnými odporu $0,2 \text{ M}\Omega$, kterými omezíme rozsah přibližně na 1:10. Maximální procento skreslení zvolíme $k = 2\%$ a z (6) vypočteme $A = 1/25$.

Ze vzorce (9) určíme kondenzátory pro jednotlivé rozsahy: 1) $0,6 \mu\text{F}$ (papírový!); 2) 60nF ; 3) 6nF ; 4) $0,6 \text{nF}$. Z (10) vypočteme velikost C_1 : 1) 6nF ; 2) $0,6 \text{nF}$; 3) 60 pF ; 4) 6 pF (zde bude lépe místo pevného kondenzátoru zapojit malý trimr, kterým se kmitočet přesně dodláží).

Špičkovou hodnotu pilových kmitů určíme z (8). Anodové a tudiž i nabíjecí napětí nemůžeme pro běžné elektronky zvolit větší než $E = 500 \text{ V}$, e_{\max} bude tedy asi 20 voltů, což je pro evropské obrazovky s citlivostí asi $0,3 \text{ mm/V}$ (Philips DN-7-2) málo, protože ty potřebují pro výchylku přes celé stříštníko asi 200 V. Musíme proto napětí zesilít asi desetkrát.


Celkové schema rázového generátoru se zesilovačem je na obrázku 5. Jelikož synchronující napětí odebíráme přímo z vertikálních vychylujících destiček a pro dobré synchronování potřebujeme asi 1 V, je napětí zeslabeno v děliči, čímž současně vyhovíme požadavku, aby odpovídalo mřížkovém obvodu $V1$ byl co možná malý. Zesilovač musí mít neobyčejně širokou frekvenční charakteristiku, aby bez skreslení zesílil i největší kmitočty rázového napěti. Zesilení postačí však poměrně malé, a proto bylo použito triody se značnou zápornou vazbou — vazba a tedy i zesílení a rozmítání se dají řídit potenciometrem v kathodě. Pro získání souměrného napěti pro obě vychylovací destičky slouží druhá trioda $V4$, zapojená jako zesilovač s uzemněnou mřížkou. Zapojení má tu velikou výhodu, že souměrnost se získává automaticky a neporušuje se stárnutím elektronky.

Z elektronek hodí se jak pro generátor, tak pro zesilovač nejlépe americké tak zvané transformátorové (malý zesilovač činitel a poměrně velká anodová ztráta) dvojitě triody typu 6N7, které, bohužel, nemají v Evropě obdobu. Sami jsme byli nuteni ve svém pokusném modelu použít elektronky dvou (pentody typu EF6, zapojené jako triody), přes to však generátor pracoval na první zapojení a bez závady, kromě toho, že maximální kmitočet, kterého se nám podařilo dosáhnout, byl jen 120 kc/s, což je možné přičíst na vrub dlouhý a nevhodně vedený spojům, které si vyžádala pokusná panelová úprava.

O. Horna.

Nové druhy práškového železa

Práškové železo, vypracované za války pro jádra rámových anten u letadel, přichází nyní i do civilního prodeje. Nové železo se vyznačuje zvláště malým obsahem uhlíku (asi 2 setiny procenta) a nepatrným rozdílem čistic, 0,01 mm. Toto železo umožnilo vestavění rámových anten do trupu letadla a tím zlepšení aerodynamických vlastností, nyní se ho používá pro speciální výrobu cívky. Dosažené hodnoty jakosti cívky při 50 kc/s jsou až 65, při 3 Mc/s dokonce 130 i více. Jádra s vyšší permeabilitou mají Q poněkud menší a méně závislé na kmitočtu, zato dosahují permeability až 70. Střední jakost má při 5 Mc/s Q = 80 a permeabilitu 63. Hodnoty jistě zajímavé ve srovnání s hmotami u nás obvyklými (na př. Dralowid, kde efektivní permeabilita dosahuje stěží 10).

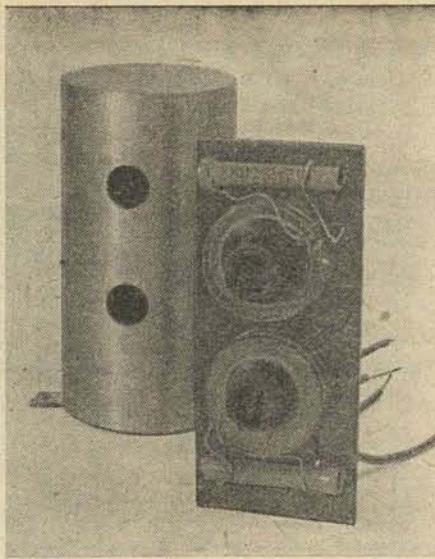

Hotový pásmový filtr, v pozadi kryt s otvory pro dodačování.

Konstrukční podrobnosti jsou vidět ze snímku a výkresu. Plechový kryt filtru má průměr 35 mm a výšku 80 mm, vyrovná se tedy malými rozdíly běžným továrním výrobkům. Kryt postačí zinkový, lépe mosazný. Pevné kondenzátory jsou keramické nebo silicové. Jejich spájecí plášť jsou současně připojeny pro jemné vývody cívek, a silně, izolované vývody transformátoru. V krytu jsou vmačknuty dolíčky, které drží destičku s cívkami na vhodném místě, k upevnění na kostru jsou patky na krytu.

Vyměnitelné filtrační kondensátory

Často se stává, že se nám probije filtrační kondenzátor v usměrňovači. Stane-li se to doma, vyměníme provinilce bez nesnází. Běda však, když se to stane na zářízení někde venku, kde nemáme zásobní aparaturu po ruce. Spájet, vymontovat kondenzátor a vložit nový dá práci, a někdy je to téměř nemožné. Proto si nyní elektrolyty, než je dán do zesilovače, upravíme takto:


Použijte staré třínožíkové patky od jednocestné usměrňovačky, zaliží do ní spodní část elektrolytu. Přívody připájíme na kolíčky. Třetí volný kolík nás chrání proti záměně polů při výměně. Je-li průměr kondenzátoru větší než průměr patice, upravíme jej na pertinaxovou destičku a tu teprve zachytíme úhelníčky na patici. Takto si nyní upravíme všechny kondenzátory. A výhoda? Výměna je velmi snadná, dá daleko méně práce a hlavně je bez spájení a jiných obtížných prací. Nemohly by i naše továrny, zhotovující elektrolyty, vyrábět je již takto upravené? Věřím, že by to uvítali jak amatér, tak radiotechnické firmy.

Vlastav Máca

Jedovaté jazyky, které by snadno výměnnost uznaly zvláště vhodnou pro některé nové výrobky, zastříhneme připomínku, že takto už před lety upravovaly své výrobky některé továrny americké i anglická TCC. Pozn. redakce.

Zdokonalený směšovač


Podle článku v Proceedings of the I. R. E. lze dosáhnout dvojnásobného směšovacího strmosti a zisku jen asi o 10 až 20 % menšího než v mf zesilovači, tím, že se na místo obvyklého způsobu mění fáze (polarita?) přiváděného signálu v rytmu, který se od přijímaného kmitočtu liší o mf strmosti elektronky z hodnoty pozitivní na kmitočet. Ke změně fáze lze použít změny negativní. Ziskem nové úpravy je podstatně omezení šumu, zhruba na hodnotu, jaká je běžná u zesilovače (mf kmitočtu), kdežto u běžných směšovačů je šum dvojnásobný až trojnásobný.

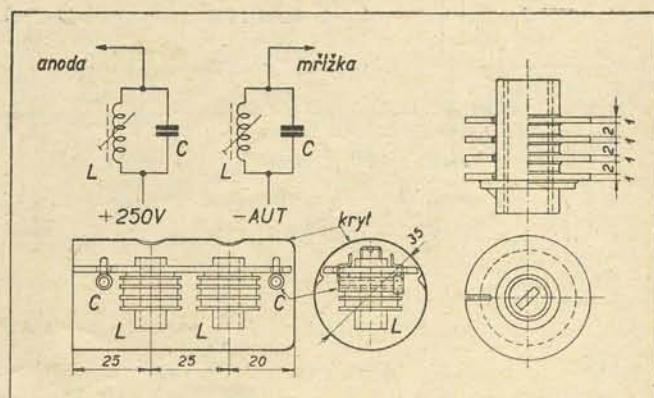

ELEKTRICKÁ PEC

do 1000° C
na topenie kovov
a klenie

Dušan TRÉGER

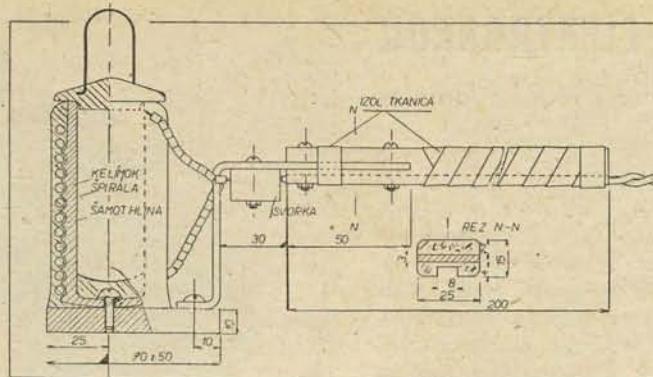

Podstatu piecky tvorí šamotové teleso s elektrickým teplometrom. Vyberme si však skutočne šamotové, barvy svetlohnedé. Sú totiž v predaji telieska barvy bielej, ktoré sú pre nás účel nevhodné, lebo sú v rozpalenom stave mälo pevné. Druhou podstatnou složkou je dobrá topná špirála. Najlepšia je silná, 600 W špirála do varičov. Tú navineme namesto pôvodnej na teleso. Jej prímer je sice o niečo väčší, ale do drážok sa dá ešte ľahko uložiť. Aby sme dosiahli potreb. teploty odstrihneme z nej asi $\frac{1}{3}$ dĺžky. Konce drôtu v dĺžke asi 10 cm spravíme dvojité, zahnutím a stočením drôtu. Tým je zaručené spojenie topného drôtu s prívodnou šnúrou pri držaní nízkej teploty v mieste spoja.

Šamotové teleso, ktoré bude tvoriť kelímok, bude upevnené na kovovej, najlepšie latínovej, obdĺžnikovej podložke rozmerov asi $70 \times 50 \times 10$ mm jedným ocelovým šróbkom M 4 v strede dna, a dvoma M 3 po stranach. Otvory pre závit v podložke sú navŕtané podľa otvorov v dne kelímku. Na druhý koniec podložky je upevnené privarením, alebo dvoma šróbkami, podľa obrázku ohnuté ploché železo, prierezu 3×25 mm. Jeho druhý koniec nesie rukoväť, zhotovenú z tvrdého dreva. Tá má na spodnej strane drážku pre prívodnú šnúru.

a porcelánovú lustrovú svorkovničku na spojenie šnúry s topnou špirálou.

Kelímok prišrúbujeme opatrné na podložku a navinime topnú špirálu. Prítom ju roztahneme tak, aby bola rozložená po celom povrchu kelímka. Aby sa konce neuvolnili, previažeme ich zatiaľ kúskami drôtu. Zo šamotovej hliny (dostať kúpiť v železoobchodech) rozmiestním s vodom pripravíme stredne hustú kašu a v treme dôkladne medzi závitky špirály. Po zaschnutí obalíme kašou celý kelímok tak, aby bola celá špirála dobre zakrytá. Prítom však upevňovač drôt s jej koncov složíme, keďže tieto budú hlinou dostatočne upevnené. Hlina vyplníme tiež prípadné otvory v stenách kelímka, a dno, až do výšky 5 mm nad hlávkami šróbkov. Keď hlinu dobre zaschnie (pozor, neurýchlovať schnutie elektrickým prúdom, hlinu by popraskala a odpadávala) pripevníme na podložku rukoväť. Prívodná šnúra, najlepšie krútená, dlhá podľa potreby, končiacia v svorke, je upevnená v drážke rukoväte najprv izolačnou a na to obyčajnou tkanicou. Volné konce špirály až po svorkovničku sú izolované šamotovými koralkami. Nakoniec spravíme zo šamotovej hliny ešte víko na zakrytie kelímka pri topení.

Po dôkladnom zaschnutí šamotovej hli-

ny, pustime do piecky elektrický prúd. Asi za dve minuty má byť vnútropiecke rozpalené do jasne červenej farby, čo odpovedá asi 900 až 1000° C. Keby bola teplota malá, museli by sme špirálu skrátiť ešte viac, ale ist' nad 1000° C neodporúčam, lebo sa drôt chytrou prepáli. Netreba sa však báť, že je špirála veľmi vysokou teplotou namáhaná. Vydrží veľmi dlho, len skrehne, takže opätné prevíjanie by asi nezniesla.

Pri liati naplníme kelímok kúskami príslušného kovu, a keď je tento tekutý, pridáme do taveniny ďalšie kúsky. S piecky lejeme kov ako lyžicou priamo do formy. Práca pritom ide, hoci je kelímok malý veľmi rýchle, napr. mosadz je roztopená asi za 10 minút. Prítom je tavenina veľmi čistá. Veľmi pekne sa odlieva mosadz, hliník, a najmä zinkové slivtiny, ktoré sa pevnosťou takmer vyravnajú mosadze, a môžeme si ich sami vyrobiť. Jeden veľmi pevný druh obsahuje 89 % Zn, 7 % Al, 4 % Cu, a jeho taviača teplota je len 370°. Pri jeho výrobe roztopíme potrebné množstvo zinka, a doňho pridáme malé kúsky, najlepšie pliešky, hliníka a medi, pričom teplota stačí asi 500°. (Tmavočervený žiar.) Med a hliník sa pri občasnom premešaní zvolna v zinku rozpustia.

Pri tavení hliníku je výhodné posypať povrch taviacim práškom alebo kuchynskou soľou, aby bol kov ľahko tečúci. Mosadz posypeme boraxom.

Formy na odlievanie si vytlačíme modelem najlepšie do jemného navlhčeného piesku. Pre hliník a zinok sú dobré aj formy zo sádry alebo obyčajnej hliny, ale musíme ich pred liatím vysušiť, aby nepopraskaly.

Keď potrebujeme menšiu teplotu, napr. pri tavení kompozicie, alebo popúštaní ocele, berieme prúd s autotransformátora, alebo zapojíme vhodný predradný odpor.

Tiež kalenie a popúštanie ocele ide v piecke veľmi pekne, a máme tú výhodu, že materiál v žiadnom prípade nespálime, povrch je čistý, a kaliacu teplotu môžeme vhodne vyregulovať.

Bliží se kríza

RADIOTECHNICKÉ VÝROBY?

Americký radiotechnický průmysl, ktorý se veľmi rychle přeorientoval na civilní výrobu, procházi dnes konjunktúrou vskutku závratnou; predstihuje o 50 % rok 1943, ktorý byl dosud nejúspěšnejší v prodeji přijímačů (asi 11 miliónů). Přes to, a snad právě proto začínají se ozývat pesimistické hlasy, že vnitřní trh bude ubrzku nasycen a výrobci budou muset značne omezit produkci. Tento názor odmítá v květnovém čísle Radio Craft sám tvůrce a vydavatel tohoto odborného listu, Hugo Gernsback. Tento průkopník radiotechniky dokonale zná nejenom technické problémy tohoto odvetví, nýbrž i obchodní situaci. Proto bude užitečné, seznámit se alespoň v hrubých rysach s jeho názory; v mnoha smerech platí i pro nás.

Na začátku uvádí H. G. několik statistických dat, z nichž je vidět, že americké domácnosti používaly v polovině roku 1946 asi 35 milionů přijímačů. Dalších 25 milionů bylo v továrnách, kancelářích, restauracích a p. Data dokládají, že i za tohoto stavu radiotechniky, jaký byl v roce 1938, chybí Spojeným státům asi 60 milionů rozhlasových přístrojů, aby dosáhly „ideálního“ stavu, který je vyjádřen heslem: Alespoň dva přijímače v každé rodině. Ze tento ideál není neuskutečnitelný, to plyne odtud, že radioaparát dánou není přepychem, jak je tomu mnohde v Evropě, ale stal se včetně běžné potřeby,

tím spíše, že na dobrý přijímač (cena 25 až 45 dolarů) vydělá si průměrný Američan za tři a čtyři dny práce (průměrná mzda amerických dělníků je 48 dolarů týdně).

Dalším velikým odběratelem bude automobilový průmysl. Jezdí-li dnes v USA 26 milionů aut a je-li jen v 18 % vozů přijímač, má pro nejbližší budoucnost průmysl zajištěn odběr asi 20 milionů přístrojů pro auta, protože velké firmy se rozhodly, že příští modely budou standardně vybaveny rozhlasovými přístroji.

Za války však nastal neobyčejný rozmach v oboru ukv, ktorý otevřel nová, široká pole působnosti. H. G. predpokládá, že v nejbližší budoucnosti bude pouliční doprava ve velkých centrech řízena příkazy z malých ukv vysílačů a že se rozšíří radiotelefoni služba mezi pojízdnými stanicemi (auty) a normální telefonní sítí. To vše by znamenalo, že nová auta budou vybavena také dvěma až třemi ukv přijímači a ukv telefonním vysílačem.

Několik desítek milionů transceiverů si jistě vyžádá t. zv. Citizen's Radiocommunication na pásmu 460 až 470 Mc/s; tam budou soustředěny všechny soukromé radiotelefony (handie-talkie), o něž je v USA velký zájem.

V dalším odhaduje autor, že asi do dvou let bude v činnosti alespoň 70 až 80 milionů kapacitních přijímačů, jejichž konstrukci umožnily miniaturní součásti, vyvinuté pro automatické střely — proximity fuse. Část bude určena pro lékařskou, hasičskou a policejní službu, část pro poslech rozhlasu na stredných vlnách. K tomu přistoupí alespoň 20 milionů přijímačů pro bez-

drátový přenos obrazů, faksimile radio, protože jednoduché a levné přístroje jsou již na trhu a velké novinářské podniky horečně budují tuto bezdrátovou novinářskou službu. Autor shrnuje vývody v odběhu, že za dnešního stavu radiotechniky by nebyl trh nasycen ani 400 000 000 přijímačů, kteréhožto čísla dosahne jistě během pěti až osmi let.

Zajímavé je v článku také to, že v televizi předpokládá rozmach až asi za pět let, protože v době kratší se asi nepodaří vyřešit problémy, spojené s bezporuchovým přenosem a barvou. Úvaha je ukončena předpovědí, že radiotechnický průmysl je před rozmachem, jaký dějiny dosud neznají, a že radiotechnikové ani výrobci se budoucnosti strachovat nemusí. I pro nás, kteří nežijeme v ovzduší miliardových čísel, je to vitaným povzbuzením.

O. Horna.

Samočinná výroba přijímačů

Namisto drátování a montáže používá způsob ecme (electronic circuit making equipment) desky z isolantu s četnými drážkami, otvory atd. V přístroji, který vyuvinul J. A. Sergrave, jsou drážky desky vyplněny vodivým povlakem a pak v samočinných pochodech srobeny, takže vznikne síť spojů, jak to žádá úprava přístroje, spolu s odpory a kondensátory, a snad i jinými součástmi, kromě elektronek, transformátorů atd. Nová výrobní metoda dovoluje vyrábět na pásu přístroje rychlosť dosud neobvyklou: každých 20 vteřin opustí páš jeden přístroj. Je tak dosaženo podstatné úspory na pracovních a výrobních nákladech.

DVOULAMPOVKA S JEDINOU ELEKTRONKOU

na stejnosměrný nebo střídavý proud s jedním ladícím obvodem a třemi rozsahy

Pro čtenáře, kteří jsou odkázáni na síť stejnosměrného proudu, připravujeme řadu návodů ke stavbě přijímače. Postupně budeme popisovat vždy složitější, nákladnější a dokonalejší přístroje. Pokud to bude účelné, budeme je doplňovat tak, aby jich bylo lze použít i pro st. případně oboji proudu.


Před měsícem jsme sestavili jako první člen této řady jednolampovku s UBL21, v níž jsme chtěli uskutečnit nejprostší přijímač pro hlasitý poslech místního vysílače. Aby nebyli zkráceni zájemci, kteří bydlí dál od vysílače, kterým by snad přístroj s UBL21 nevyhověl citlivostí, pokusili jsme se ukázat, že i směšovací elektronka UCH21 postačí pro jednoduché přijímače. Máte před sebou obdobu naší dvoulampovky s dvěma RV12P2000. Vyzkoušený přístroje na „síti stejnosměrné“, kterou nám nahradiла dílnská „elektroná“, t. j. eliminátor většího výkonu s řiditelným napětím, prokázalo správnost předpokladů. Poté jsme předělali přijímač na druhou alternativu, t. j. pro připojení na střídavou síť. Výkon byl v obou případech stejný, jak se dalo ostatně předpokládat.

Popis činnosti. Ze schématu vidíme, že jede o běžné dvoulampovce s odporem vazbou. Jako detekční elektronku jsme


Prostý, ale poměrně výkonný přijímač s třemi rozsahy a jedním ladícím obvodem, vytažený na dřevěné kostře. Může být napájen stejnosměrným nebo střídavým proudem. Upravili si jej zájemce, hodí se výborně pro poslech na sluchátka; jinak postačí pro středně hlasitý poslech na reproduktor.

zvolili triodový systém, jako koncový stupeň pak hexodovou část sdružené elektronky UCH21. Mohli jsme systémy také zaměnit a byli bychom získali větší citlivost, ovšem na úkor hlasitosti, poněvadž podle údajů výrobkových je hexodový systém zatížitelný 1,5 W, kdežto triodový systém snese jen 0,5 W. V použitém uspořádání je dosaženo účelného kompromisu mezi citlivostí a hlasitostí. Zapojení jest běžné a nevyžaduje dlouhých výkladů; zmíňme se jen o předpěti první mřížky

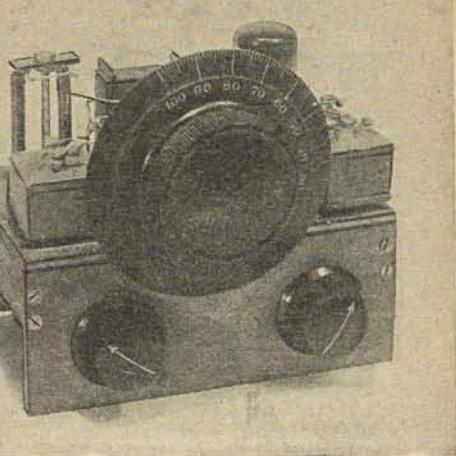Schema s hodnotami a stavební plánek dvoulampovky na stejnosměrný nebo střídavý proud s elektronkou UCH21. Otisk tohoto výkresu ve skutečné velikosti lze koupit za Kčs 13,— v red. t. 1. Pošt. výlohy Kčs 2,—.



hexody, které vzniká mřížkovým proudem na mimořádně velkém svodu $5 \text{ M}\Omega$; tím ušetříme obvyklý obvod, resp. tři součástky navíc. Poslech i měření anodového proudu hexody (4 až 5 mA) prokázalo použitelnost tohoto způsobu, známého z amerických bateriových přijímačů. Vzhledem k stěsnání součástek v poměrně malém prostoru v okolí objímky elektronky a tím dané možnosti rozkmitání, zařadili jsme do přívodu k první mřížce hexody odpor 100 k Ω . Zavedli jsme též negativní zpětnou vazbu odporem 500 k Ω mezi anodami, abychom omezili přílišný vnitřní odpor. Cívkyou soupravu jsme sestavili z cívek Palafer Mignon a Kolibříka a popisujeme ji na jiném místě t. l. Přijímač byl navržen pro připojení na

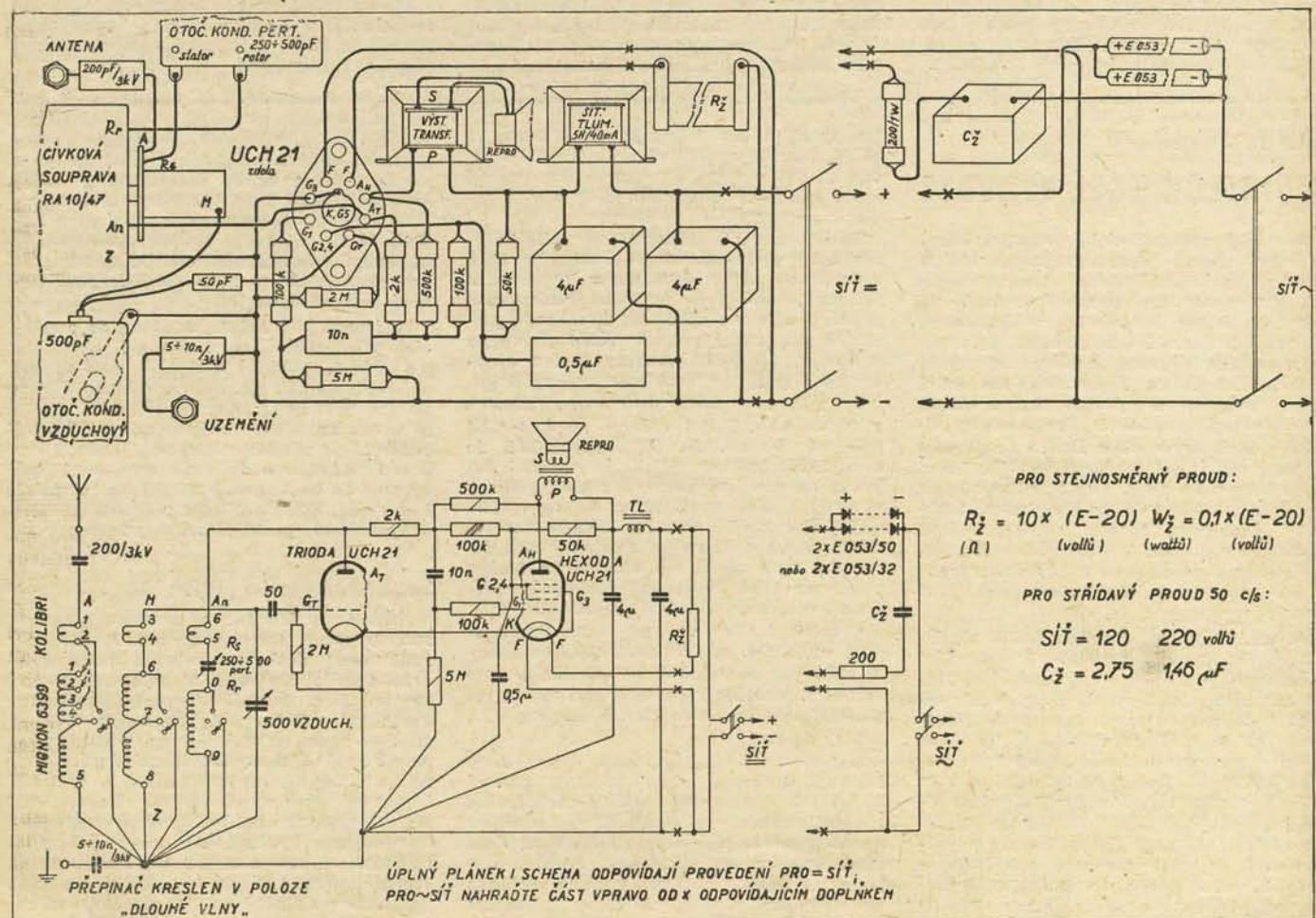


sítě stejnosměrného napětí. Aby však bylo možno sestrojit podobným způsobem přístroj pro střídavý proud, uvádíme ve schématu odpovídající úpravu s usměrňovačem a „žhavicím“ kondensátorem.

Součásti a stavba. Snímky ukazují přijimač v druhém provedení (na střídavý proud). Všechny součásti, kromě reproduktoru a výstupního transformátoru, se podařilo vtěsnat nad a pod kostru z 5 mm překližky o rozměrech $155 \times 100 \times 65$ mm. Na kostře je připevněn ladící kondensátor, tlumivka, filtrační (případně i „žhavici“) kondensátory a žhavici odpor (ev. místo něho usměrňovač, složený ze dvou sloupků 5 mA/500 V, stačily by ovšem i 2krát 5 mA/320 V). Na přední odnímatelné stěně kostry je (při pohledu zepředu) vlevo cívková souprava a vpravo otočný kondensátor zpětné vazby 250 až 500 pF s pertinaxovým dielektrikem. Zadní stěna kostry nese dvě dvojzdířky pro antenu, uzemnění a výstupní transformátor a síťový spinač. Celkem je možno vestavět do dřevěné skřínky o rozměrech podle velikosti reproduktoru. Postačí reproduktor průměru 12 cm a vše se vejde do skřínky vnitřních rozměrů $300 \times 180 \times 100$ milimetrů; UCH21 však postačí i pro reproduktor průměru 20 nebo 25 cm a jakost i příjemnost poslechu tím získá. Přední stěnu skřínky můžeme buď potáhnout pestrou látkou, jíž procházejí hřídelky ladících elementů, anebo ke kostře připevníme stupnice se šňůrkovým převodem a ozdobný rámeček, které jsou v dosti bohatém výběru na trhu.

Poznámky k sestavení. Přístroj je poměrně jednoduchý a nevyžaduje zvláštních znalostí. Dbejme však i přesto pečlivého spájení; studený spoj se hledá vždy nesnadno, bez ohledu na složitost zapojení. Také v rozložení součástek je možno postupovat dosti samostatně; ostatně uspořádání, kterého jsme použili, vyrostlo zcela přirozeně v toho, jak jsme navěšovali na sduřenou elektronku součástky. Síťový spinač jsme umístili doprostřed zadní stěny, abychom získali vpředu místo pro stupnice s převodem; může být však také po straně skřínky. Součástky větší, k nimž nevede mnoho spojů, jsme rozložili nad kostru, chráněny prostor vedle chová choulostivější věci. Cívkovou

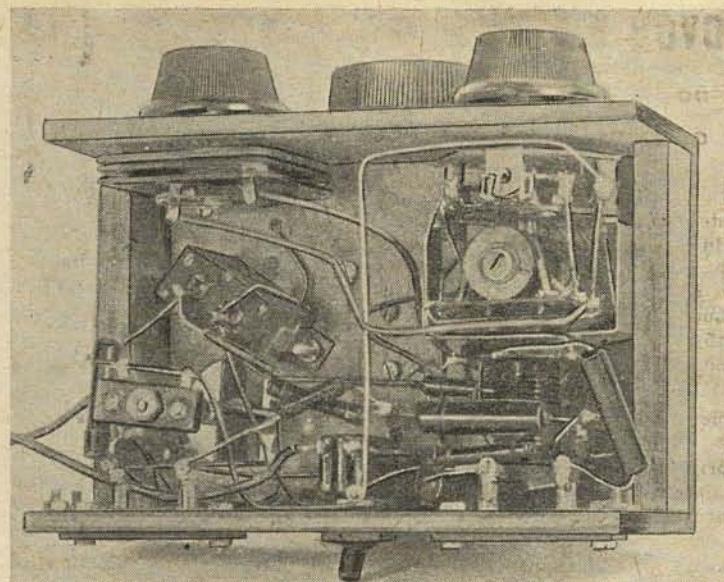Pod kostrou malých rozměrů je dost místa pro drobné součástky včetně standardní cívkové soupravy, která jest popsána zvláště.



SEZNAM SOUČÁSTEK

Základní součástky, společně pro obě provedení:

Elektronka UCH 21 s objímou.

Cívková souprava, sestavená z cívek Palafér Mignon 6399 a Kolibri 6111 na přepinači Tesla-Always 3×3 polohy.

Vzduchový otočný kondensátor 500 pF s velkým knoflíkem nebo převodovou stupnicí.

Síťová tlumivka 5 H/40 mA (postačí v nouzi i primár nf transformátoru, nutno ovšem vyzkoušet!).

Dva kondensátory $4\mu F/1500$ V nebo „MP“. Kondensátor $0,5 \mu F/1500$ V.

Sedm odporů $0,5$ W: $2 \text{ k}\Omega$, $50 \text{ k}\Omega$, $100 \text{ k}\Omega$, $100 \text{ k}\Omega$, $500 \text{ k}\Omega$, $2 \text{ M}\Omega$, $5 \text{ M}\Omega$ (kromě anodového $100 \text{ k}\Omega$ mohou být i na menší záření).

Dva papírové kondensátory 200 pF, a 5 nebo 10 nF , oba zkoušené napětím 3000 V.

Papírový kondensátor 10 nF s dobrou isolací.

Keramický kondensátor nejmenších rozměrů, 50 pF .

Otočný kondensátor 250 až 500 pF, s pertinaxovým dielektrikem, pro zpětnou vazbu.

Reprodukтор s výst. trafo 7000Ω .

Síťový spinač páčkový, pokud možno dvoupolový.

Přívodní šňůra se zástrčkou, dvě dvojzdířky na pertinaxu nebo zalisované, překližka 5 mm na kostru, dva knoflíky, nejlépe s vyznačenou šípkou nebo ve tvaru šípky, šrouby a montážní materiál, skřínka podle vlastní volby.

Pro stejnosměrnou síť je zapotřebí ještě:

Jeden žhavici odpor o hodnotě a zatížení podle vzorce ve schématu.

Na místo toho potřebuje provedení pro střídavou síť ještě:

Bezpečný žhavici kondensátor o kapacitě, udané ve schématu, který spolehlivě vydrží trvalé zatížení síťovým napětím.


Ochranný odpor $200 \Omega/1 \text{ W}$.

Dva usměrňovací sloupky E 053/50 nebo E 053/32 nebo jiného odpovídajícího vzoru.

soupravu upevňujeme společně s kondensátorem zpětnovazebním na přední stěnu kostry a hned provedeme příslušné spoje, abychom si ušetřili práci ve špatně přistupném prostoru po přišroubování přední stěny. Žhavici odpor postavíme svisle do otvoru v kostře, aby se lépe ochlazoval, ve střídavém provedení použijeme otvoru v kostře pro umístění usměrňovacích sloupků. Všechny součásti přijimače jsou přímo spojovány s elektr. sítí a bylo by tedy nebezpečné dotknouti se kovových součástek, když je přijimač připojen na napětí. Všechny stavěcí šrouby knoflíků nutno bezpečně skrýt a případně zkrátit a otvory vyplnit isolaci hmotou (asfaltem, voskem a pod.).

Žhavici obvod. Nejprve zapojíme obvod pro žhavení kathody. Srážecí odpor R_ž, jehož velikost i zatížitelnost jsme vypočetli podle vzorců ve schématu, má mít posuvnou odbočku, aby bylo možno (s pomocí ss miliampérmetru) nastavit přesně potřebný žhavici proud vlákna, t. j. 100 miliampérů. Stejně u provedení na střídavý proud se před zapojením usměrňovače nejprve přesvědčíme, zda má žhavici proud správnou hodnotu. Teprve po vyzkoušení zapojujeme dále.

Výkon přijimače splnil očekávání. Při náhražkové anténě v Praze jsme dostali v poledne na reproduktor 25 cm slušný příjem Dobrochova, Lipska a několika krátkovlnných stanic, ovšem že kromě místních vysílačů; po setmění při též anteně značně vzrostl počet stanic na všech rozsazích, a při dobré venkovní anténě a správném použití zpětné vazby jsme přinutili přístroj, aby ze sebe vydal téměř tolik, co by bylo lze žádat od běžné dvoulampovky s přiměřenými elektronkami.

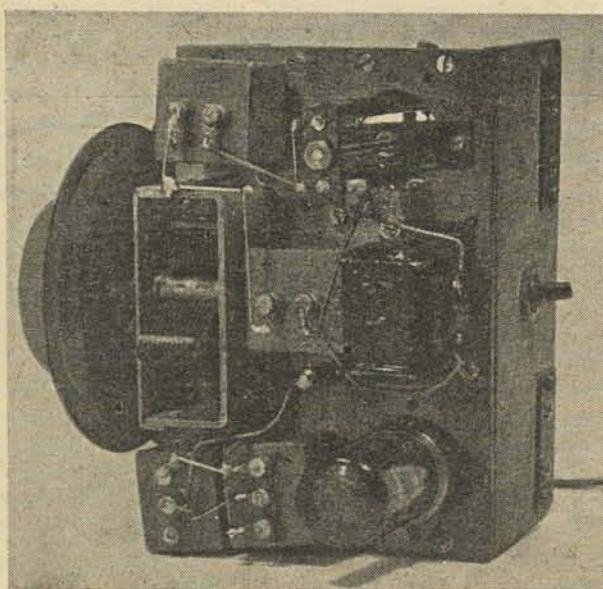


Rozložení součástek na kostře. Vedle ladícího kondensátoru jsou kondensátory filtrační a žhavici, nad elektronkou filtrační tlumivka a dvojitý usměrňovač ze selenových sloupků.

O SLÉVÁNÍ

pro amatéry

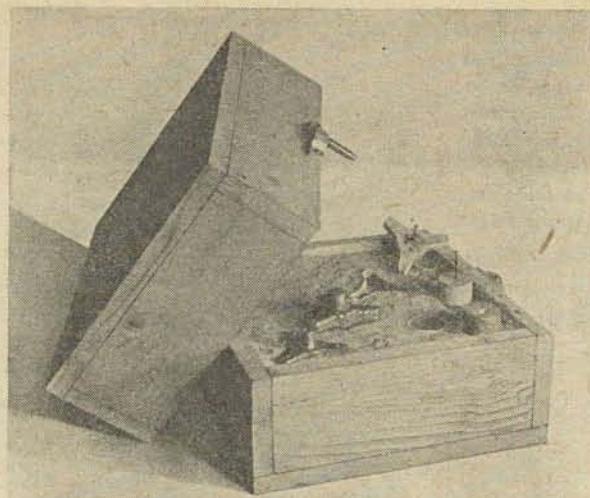Na tomto snímku slévacích rámu je správný jen celkový tvar a vodicí kolík s okem. Rám však nemůže mít dno, jak je to doloženo výkresem postupu formování uzavřené formy, a musí mít na okrajích lišty, které drží písek.



Podstatou slévání je skutečnost, že roztavený a tedy tekutý kov vyplní vhodnou formu, která odolává jeho teplotě (což neznamená, že by musela být dokonale ohni-vzdorná) dokud kov nezuhne. Poté kov přijde a podrží tvar formy, kterou lze roztebat nebo zničit, a získáváme odlitek. To je také účelem slévání spolu s okolností, že tak můžeme vytvořit složité tvary bez obtížného opracování a značného odpadu. — Je známo, jak značnou úlohu hrálo a hraje slévání ve výrobě. Kostry strojů, jejich rámy, parní válce, součásti kotlů, s všechny velmi členitého utváření, s lištami, nálitky a předními otvory. V novější době slévání velkých kusů ustupuje sváření; zato se rozvinula technika stříkání odlitků do ocelových trvalých forem, a to jak z litiny, tak z lehkých kovů. Stříkané odlity nepotřebují podstatného opracování.

Také domácí pracovník může těžit z přednosti výroby sléváním. Zůstane ovšem omezen na malé rozměry a lehko tavitele kovy, jako zinek, hliník a jejich slitiny. I tak ušetří času při výrobě složitých částí a získá lepší výrobky. Několik pokusů nám prokázalo, že slévací technika dá se snadno přizpůsobit omezeným možnostem domácí dílny.

Materiál a způsoby slévání. Potřebujeme jednak kov na lití, jednak formu. Z výprodeje vojenských součástí lze dnes levně získat množství hodnotných slitin pro tyto účely. K jejich tavení postačí železná lžice nebo stará železná naběračka, nebo pevná plechovka. Zinkové slitiny se taví při teplotě mezi 300 až 400°C, hliníkové slitiny okolo 600°C. Při výběru odpadků pozor na slitiny hořčíku (elektron). Tyto výborné slévací materiály mají velikou nehtnost: hoří. Proto z neznámého materiálu odstraníme třísku a vložíme ji do plamene. Vzplaněl bílým plamenem, vylučme ji ze svých prací. Dlenský stůl redakce t. l. má hlubokou jizvu, vzniklou při neopatrné práci s elektronem. — K slévání můžeme také použít slitin olova a cínu. Jejich předností je nízká teplota tání mezi 180 a 350°C, a velmi snadná opracovatelnost. Nevýhodou je malá pevnost a odolnost, a značná cena kovů.

Formu na lití vytváříme obvykle v sléváckém písce tím, že do něho otiskneme vhodný model. Na jednoduché tvary a jediný odlitek můžeme také formu vyrobit ze dřeva, pro malé teploty z tuhého papíru (odlity z cínu a olova). Vzplanutí můžeme oddálit tím, že papír nebo dřevo natřeme rozmíchanou tuhou ve vodě, nebo mírným navlhčením, toto ovšem jen při formě otevřené, z níž mohou páry snadno uniknout. Častěji používáme k vytvoření

nik s litím do jednoduché formy otevřené, kde zůstává horní plocha odlitu surová a odstraní se při opracování.

Formování. Nejsnazší je formování, o němž jsme právě mluvili, totiž do otevřené formy. Do vhodné pevné krabičky dámme potřebné množství mírně navlhčeného písku, do něho zaboříme model tak, aby písek pod sebou dostatečně stlačil. Pak připisujeme další písek a pěchujeme jej po stranách modelu klinovitým pěchovadlem, které zastoupí prostý kousek látky se zaobleným koncem. Upěchování blíže u modelu pevnější, dálé měkké. Písek nasypeme tolík, aby vytvořil okraj ještě nad horní plochou modelu, neboť do otevřené formy nalijeme kovu více. Vyformujeme tento okraj starým nožem tak, aby šel model vytáhnout z formy bez odtržení písku. K tomu přispívá i úkos a vhodný tvar i povrch modelu. K lití vytvoříme po straně modelu lžičkovitou jámu, do níž roztavený kov teče ze lžice, a odkud přetéká do vlastní formy. Tim se zabrání poškození formy dopadem těžkého kovu s poměrně značné výšce.


Když je forma dobře upěchována (není však mít tvrdost betonu), zavrtáme do modelu delší šroub do dřeva, pro něž jsme předem vyvrtil dírkou. Štětcem navlhčíme spáry mezi modelem a pískem, abychom je vyztužili, pak model opatrně vyvkláme nebo jemnými poklepky paličkou na šroub, držený v ruce, oklepeme, aby si ve formě uvolnil trochu místa, a velmi pozorně jej vytáhneme. Poté vnitřek formy opravíme, vyfoukneme spadající písek, necháme asi hodinu „zavadnout“, aby vnitřek ztuhl, a potéme tuhovou emulsí, která ztuží a vyhladí povrch, a omezí přípákaní písku k odlitku.

Formování uzavřené formy je obtížnější, zato je odlitek poměrně přesný a nepotřebuje opracování celé horní plochy. Potřebujeme však na formu dva dřevěné rámy, které jsou správně zobrazeny na výkrese, nikoli na snímcích, ukazujících bedničky se dnem. Tyto rámy jsou ve slévárnách z litiny, pro domácího pracovníka však postačí ze silnějších prkén, možno-li z tvrdého dřeva. Jsou to nízké bedničky čtvercového tvaru, bez dna a víka, v jejichž vnitřku jsou nahore a dole těsně u okrajů přibity lišty asi 1x1 cm. Jsou tu proto, aby písek, upěchovaný do rámu, držel v něm, a nevypadl. Protože po zaformování musíme dvojdílnou formu rozdělit,

formy modelu. Je to obyčejně dřevěný vzor žádaného odlitku, zvěšený o míru, o níž se kov při ztuhnutí smršťuje, upravený tak, aby se dal z formy vytáhnout bez poškození, a natřený lihovou barvou, aby nepřijímal vlhkost a nebortil se. Spáry a vnitřní rohy vyplníme sklenářským nebo jiným tmelem, aby odlitek neměl ostrá ohbí, v nichž nejčastěji praskne. Ukázky modelů obsahují připojené snímky. — Má-li mít odlitek otvory, které nelze formovat modelem (na př. trubka), potřebujeme kromě modelu ještě jaderník; to je dřevěná nebo jiná forma na vytvoření pískového modelu žádané dutiny, i s potřebnými částmi na uložení tohoto modelu ve formě.

Nejběžnějším materiálem na formu je slévácký písek. Je to jemnozrnný křemičitý písek s přídavkem hmot pro zvětšení jeho vaznosti. Podařilo se nám dosáhnout vyhovující vaznosti tím, že jsme obyčejný bílý písek na druhutí (bez případů) rozmlíchal s takovým množstvím deseti procentního roztoku cukru, aby dostal polovlnkovou konsistenci asi toho druhu, jaké používají děti k otiskování báboviček. Když sevřeme trochu písku v hrsti, má zůstat na dlani věrný a dosti pevný odlitek dlaně a prstů. Kromě toho potřebujeme tuhový prášek, rozmíchaný ve vodě, kterým formu natíráme na vnitřní ploše, a prach z dřevěného uhlí na „zapudrování“ dělicích spár forem dvojdílných. V mnoha, ne-li ve většině případu vystačí však domácí pracov-

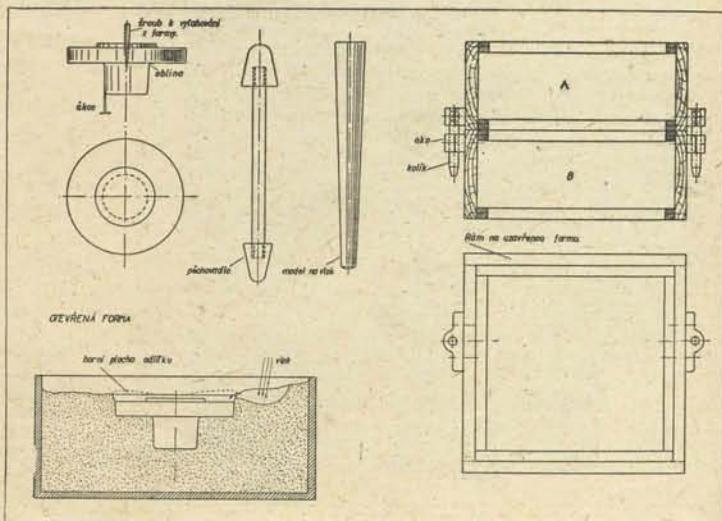Vlevo nahore ukázka modelu, vedle pěchovadlo a model vtoku, vpravo rám na uzavřenou formu, dole forma otevřená.





aby bylo lze vymout model, a poté znova sestavit, musíme se postarat o možnost správného sestavení. K tomu cíli má dolní rám na dvou protějších stranách oka. Do nich zajedou v podobných držacích upevněné kolíky, jež jsou oky těsně vedeny a zaručují, že obě části formy přijdou vždy do téže vzájemné polohy. Kolíky i oka mohou být dřevěné i kovové; sami jsme je ulili ze zinku, do sádrové formy, při čemž železné kolíky byly zality kovem, a aby dobře držely, měly na části zalitě několik zátoček a byly očkovány.

Postup formování uzavřené formy je tento: Spodní rám položíme vzhůru nahoru, t. j. oky dolů, na rovné prkénko, do středu vložíme model tak, aby se dal vytáhnout směrem dolů, zasypeme pískem, upěchujeme jej okolo modelu i proti podložní desce, a dalším pískem vyplníme celý rám. Písek pěchujeme u modelu zase tvrději, v okolí měkčeji. Nakonec nasypeme přebytek tak, aby vyplnil celý rám, namačkáme jej, aby v rámu mohl držet a spojil se s předchozími vrstvami, shrneme přebytek hrubým pravítkem, taženým pědél okraje rámu a uhladíme.


Potom můžeme rám i s modelem obratit tak, jak má být, totiž oky nahoru. Uhladíme horní plochu, pokud ji podložní deska neučinila hladkou, a vybereme písek z části, kde musí být model volný, aby se dal vytáhnout. Model zůstane ve formě, jen horní plochu písku poprášíme prachem z rozlučeného dřevěného uhlí, aby se v ní písek horní části nespojil s dolní. Prach máme v pytlíku z řídké látky, kterým stačí otřásat nad poprašovanou plochou. Přiložíme horní rám, zasypeme pískem asi do třetiny, vložíme model na vtok, což je tálý kuželový dřevěný roubík, tak, aby jeho hrot pronikl až na některou horní plochu modelu, zasypeme pískem a opatrne pěchujeme, aby byla i horní část formy dostatečně tuhá, avšak abychom nepromáčkli pěchovadlo až do dolní hotové části. Tak vyplníme pískem celý horní rám za stálého pěchování a urovnáme horní plochu. Vedle vystupujícího modelu vtoku vybereme lžičkou jamku pro vlévání kovu, a dobře vyhladíme. Pak napřicháme zaostřeným drátem asi 4 mm silným několik dírek až k modelu, aby tudy při lití mohly unikat páry a nepobořily formu. Pootočením uvolníme model vtoku a opatrne jej vytáhneme.

Horní rám formy opatrne sejmeme a překlopíme dolejší části nahoru (na kolíkách by ostatně špatně stála). Opravíme

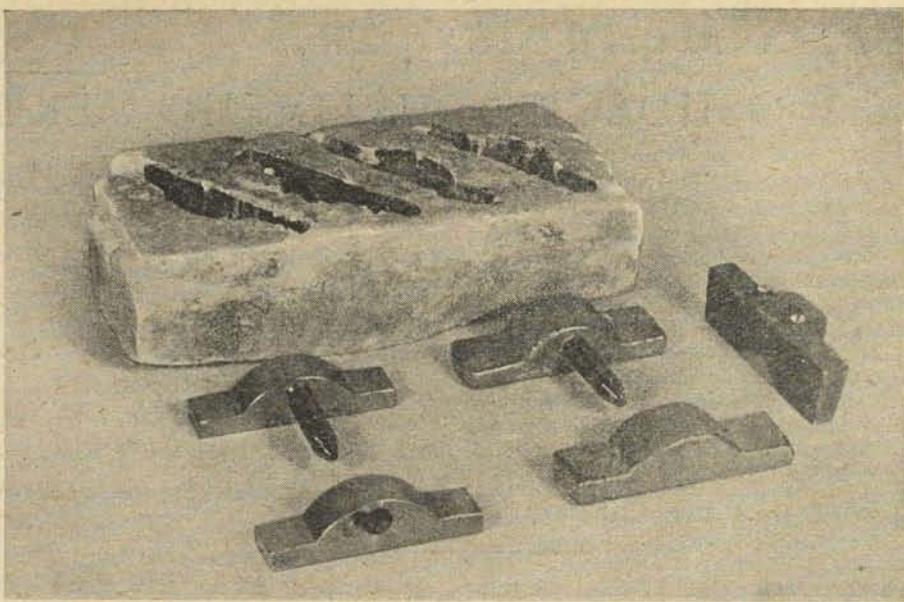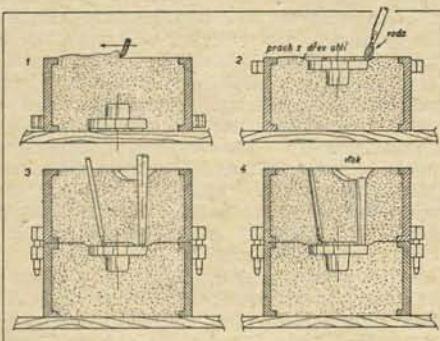Postup formování do uzavřené formy: 1. zaformování spodního rámu. - 2. úprava dělicí spáry formy. - 3. zaformování horní části formy se vtokem a výfukem. - 4. Sestavení forma, připravená k lití.



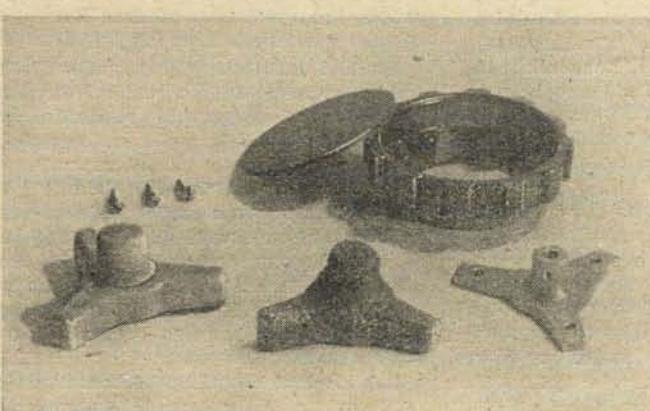Nahoře: Sádrová forma, v níž byly ulity držáky vodicích kolíků a oka pro slévací rám.



Ukázka výroby středové hvězdice pro knoflík z voj. výprodeje. Byla ulita podle modelu vlevo do otevřené formy, a surový odlitek, zobrazený uprostřed, měl po opracování tvar na snímku vpravo.

stykovou plochu, po případě tu část formy, která zde byla vyformována, natřeme dutinu pro odlitek grafitem a necháme schnout. Potom se vrátíme ke spodnímu dílu formy, opravíme na styčné ploše případné vadu, model oklepeme a vyjmeme za stejných opatření jako prve (navlhčit spáry), formu vyspravíme a natřeme grafitem. Po vyschnutí a opětném sestavení je připravena k lití.

Vlastní slévání. Kousky nebo odpad kovu nebo slitiny, které chceme použít, roztažíme ve vhodné železné nádobě s pevnou rukovětí buď nad plymem, na petrolejovém vaříci nebo v kamnech, až řídce teče. Kouskem plechu stáhneme s povrchu strusku, a pak kov opatrne nalijeme do formy. Musí ho být tolik, aby se stačily doplnit dutiny, vzniklé při ztuhnutí, a proto leckdy uděláme vtok širší, aby v něm byla zásoba neztuhlého kovu k tomuto účelu. U formy otevřené musíme nalít kovu více než jen po horní plochu odlišku, protože po ztuhnutí se zpravidla vytvoří jamka uprostřed, kterou bychom po případě nepotřebovali. Vlitý kov ztuhne v několika desítkách vteřin, odlišek pak můžeme vymout z formy; je ovšem horký. Po vychladnutí jej můžeme opracovat.

Sádrová, dřevěná a papírová forma. Model můžeme zalist do řídké sádry a před úplným ztuhnutím vytáhnout, opravit formu a slévat do ní. Výhodou je pevnost formy a hladké stěny. Jemnější tvary, někdy i celou formu můžeme do sádry vyřezat nožem, jestliže jsme si ji namíchalí

dstí řídkou. Sléváme až po důkladném proschnutí, zejména odlitek vysoký nebo s tenkými stěnami, jinak přebytek vody, obsažené v sádrovci, v něž se sádra po ztuhnutí proměnila, vyloučí se při vlití žhaveného kovu a vzniklá pára odlitek poškodí, nebo vyžene kov ven v podobě vodotrysku se značným nebezpečím pro sléváče. — Olověné setrvačníky pro ladění jsme slévali do otevřené formy, vysoustržené z tvrdého dřeva, a taková forma snesla několik odlišk, byla-li hladká a tak utvářena, aby odlitek při smrštění mohl snadno vypadnout. Grafit uchráni stěny před zuhelnatěním. — Zcela jednoduché tvary je možné vyformovat z lepenky, kterou musíme navlhčit, aby příliš brzy nezačala doutnat. Jakmile kov ztuhne, je celkem jedno, zda forma doutná nebo hoří.

Význam slévání pro amatéry. Na pohled je slévání z prací vhodných pro skutečnou dílnu nebo továrnu. S poměrně nevelkým nákladem pracovním i peněžním je však možno vytvořit sléváním tvary, které jinak pracně sestavujeme z kousků, a u nichž tak nedosahneme ani vzhledně úpravy, ani potřebné pevnosti. To jsou na př. hvězdice do knoflíků nebo speciálních reostátů, základní destičky na př. pro mikrofonní bzučák atd. Kromě toho můžeme slitím vytvořit masivnější kousky materiálu tyčového, který bychom jinak třeba obtížně opracovali. Proto věříme, že tento stručný přehled slévačské praxe přinese čtenářům užitek.

Felix Mendelssohn

V OSUDECH BOUŘLIVÉHO VĚKU

„Mendelssohnový zásluhu byly nezaslouženě zmenšovány útoky, které nikoli bez jistého opravěny byly podnikány na jednu stránku jeho tvorby, totiž na melodičnost, mající sklon k sentimentálnosti, kterou potom jeho epigoni jednostranně napodobili; Mendelssohn byl nejen božský nadaný tvůrčí genius, jehož nejlepší díla nadchnou posluchače zrovna tak, jako před 75 lety, byl především muž eminentního pochopení pro díla našich klasiků a má zvláště velkou zásluhu o to, že zživotnil opět Bacha.“

Hugo Riemann před první světovou válkou

Kulturní svět vzpomene letošního 4. listopadu, že před sto lety opustil svou skladatelskou činnost a dirigentské místo v lipském Gewandhausu jeden z nejúspěšnějších a nejtalentovanějších hudebníků devatenáctého století — Felix Jakob Ludwig Mendelssohn Bartholdy. Poznamenejme zároveň, že tento lehce tvorící duch, který připomíná svým talentem i lehkostí tvůrčího úsilí Mozarta, byl i jedním z vytrvale snižovaných skladatelů a že mu byla upřána jakákoli hlubší kompoziční vloha. Těchto ne vždy vkusných a většinou nespravedlivě vyhrocených argumentů využila dokonale nacistická nenávist, když na celé desetiletí pro židovský původ prostě vyškrtila Mendelssohnovo jméno z dějin hudby a zakázala provozování jeho děl. Bude tedy letošní jubileum nejen příležitostí k rozpomínce na to, co Mendelssohn jako skladatel, jako dirigent a konečně jako člověk znamenal, nýbrž i chvíli, vhodnou ke zpýtování svědomí těm kritickým vásnivcům, kteří při oslavě jednoho skladatelského typu nutně potřebují veřejně zlehčovat a leckdy takřka ostouzet typ jiný.

Mendelssohn byl dítě štěstěny. Narodil se 3. února 1809 v bohaté bankářské rodině v Hamburku a sudičky mu daly do vínku jedinečné dary ducha. Se svou starší sestrou projevil docela mimořádný hudební talent. V devíti letech po prvé vystoupil s velkým veřejným úspěchem jako klavírista v Berlině, kam se rodina přestěhovala. V jedenácti letech napsal houslovou sonátu, dvě klavírní sonáty, malou kantátu, domácí operetu, několik mužských kvartet a jiných maličkostí. Jedna z těchto klavírních sonát vyšla po jeho smrti jako opus 115. V pouhých sedmnácti letech napsal svou proslavenou ouverturu k Shakespeareovu „Snu noci svatojanské“, k níž ostatní čísla připojil teprve po patnácti letech.

Vynikal ostatně i v jiných oborech. Je známo, že dovedl kreslit a že krásně veršem originálu přeložil Terentiovu „Dívku z Andru“, která pod jeho jménem vyšla také tiskem. Vyrostl v rodině, která ctila kulturní práci. Byl miláčkem lidí. Měl skvělé učitele a brzy i přátele. Poznal různé cizí země: Francii, Anglii, Italiю. Stýkal se s Goethem, který na něho měl velký vliv také myšlenkově, poznal již ve svých chlapeckých letech Webra, triumfoval

„Toužíme-li udělat se nešťastnými, můžeme se obrátit k jiným. Je však dobré v těchto rozbouřených moderních dnech být schopen poukázat s důrazem na dokonale vyrovnanou povahu, vždycky mužnou a zjemněnou, příjemnou a ryzí, skvělou a solidní. Pro velkou radost z tak zářivých výšin laskavosti rádi se pro jednou zřekneme hloubek býdy a zármutku.“

Sir George Grove před druhou světovou válkou

při zkoušce před Cherubinim, učil se u nejznamenitějších virtuosů své doby, aby později byl vyvoleným přednášečem svých skladeb v salonech mocných tohoto světa.

Vynikl i jako mimofádný znalec hudby staré i současné a jako geniální dirigent. Sotva dvacetiletý provedl v Berlině po prvé Bachovy Pašije podle sv. Matouše a tím naráz probolloval uznání zapomenutému kantoru od sv. Tomáše. Odmitl jako mladík profesorskou stolici hudební vědy na berlínské universitě a přes Düsseldorf se jako dirigent dostal do Lipska, kde přivedl hudební dění v Gewandhausu na takovou výši, na jaké nebylo nikdy předtím a jaké se budoucnost snad někdy dovedla vyrovnat, ale nikdy ji předčít. Přispěl k založení slavné lipské konservatoře, jejíž byl s Robertem Schumannem a houslistou F. Davidem přední ozdobou, a přispíval svými cestami i celou svou činností k probuzení onoho ušlechtilého světoobčanství, jímž tak vynikal mnoho významných duchů devatenáctého století.

Nebylo náhodou, že si také zamiloval Anglii a Anglie jeho. Byl štasten i v rodném životě. Oženil se s Cecilií Jeanrenaudovou, dcerou hugenotského kněze, a prožil s ní, nakonec v kruhu pěti dětí, deset let krásného života. Byl citově bohatý člověk. Nedovedl při subtilní konstrukci přežít nenaďalou smrt své milované starší sestry a odešel v několika málo měsících za ni. Žil a umíral v klidné Evropě. Vstoupil do života, kdy se lidé těšili z klidu po přestálych napoleonských válkách, a loučil se s ním v předvečer revolučního roku 1848.

Vedle Mozarta a Schuberta patří Mendelssohn k skladatelům tvůrčím s úžasnou hraostí. Nezanechal sice takový počet skladeb jako Mozart (žil také jen o dvě léta déle), nedobral se ve svých symfonických novot a tvůrčích hloubk svých předchůdců, neboť nepoznal ve svém životě ani existenční boj, ani ústrky a bolesti, ale nelze přes něho přejít v dějinách hudeby k dennímu pořádku, i kdyby byl, jak to bylo o něm řečeno, pouze její krásnou mezihrhou. Jen si připamatujme několik jeho skladeb. Je to především oratorium „Eliáš“, které patří k nejlepšímu, co bylo napsáno od dob Händlových a Haydnových. Od památného prvého provedení v Birminghamu roku 1846, již přes sto let

Anglie, v posledních desítkách s na-
prostou pravidelností rok co rok, vedle Händlova „Messiaše“ hraje toto Mendelssohnovo arcidilo, které ukazuje, kolik bylo v jeho tvůrci smyslu pro monumentalitu a kolektivní vzněty, jaká filosoficko-náboženská hloubka, jaká škála bohatých citů, a oč byla světová hudba ochuzena jeho předčasnou smrtí. Zůstává nám však i od-
kaz jedinečného malíře přirodních nálad. „Fingalova jeskyně“, pod obvyklým názvem „Hebridy“, přes nekonečné obehrávání na populárních koncertech si udržela dosud svou svěžest i účinnost. Mendelssohn je však i mistrem scherza, onoho útvaru, ve kterém slaví triumfy jeho smysl pro gracičnost, lehkost, humor, šelmovství, brilanci, virtuositu, barevnost, tajuplnost — kde je slovník, který by dovedl vystihnout jen rozmanitost jediného scherza ze „Snu noci svatojanské“ a kde je ten malý foliant, který by charakterisoval všechny nálady ostatních scherzových čísel a mistrovsky citěných přechodů mezi jednotlivými thematy jeho úspěšných koncertů? Myslím, že se nenajde snad houslista a vůbec hudebník, který by se nepoklonil před jeho věčně krásným houslovým koncertem e-moll, tímto velkým odkazem romantiky budoucím pokolením.

A konečně ty kolikrát posmíváné Mendelssohnovy „Písni bez slov“! Vedle skladeb napuštěných snad přespíši parfumem dávno zmizelých salonů a tedy pro nás přírodnější vzduch již těžce dýchatelných jsou mezi nimi dila opravdové lidské ušlechtilosti a citové hloubky, kterým zaníceně věnoval své velké reprodukční umění Pablo Casals.

Ostatně po zkušenostech posledních dvou válek je nutno důrazně poukázat na jednu skutečnost: Mendelssohnova hudba nikoho lidsky nezkazila a nedovolávali se jí žádni

Mendelssohnovo dílo na deskách

Mendelssohnovo dílo je příliš rozlehle, aby mohlo být celistvě zachyceno na deskách. Za skladateleho života vyšlo 72 jeho děl a po smrti jeho skladby dosáhly opusového čísla 121, přičemž nutno ovšem uvážit, že mnoho bylo vydáno bez číselnálad ostatních scherzových čísel a mísí nebo lépe řečeno jednotlivé obory jeho tvorby jsou v diskografii zastoupeny všechny. Na Columbiu je na příklad nahráno bez jakéhokoli zkrácení celé oratorium „Eliáš“ op. 70, a to na 15 velkých deskách, v anglickém překladě. Hraje a zpívá orchestr a sbor BBC pod řízením Stanforda Robinsona s vynikajícími sólyisty (Columbia DB 49–63). Toto populární oratorium je ovšem zachyceno i v jiných provedeních a ve zkrácené úpravě. Angličané si však nahráli i ukázky z oratoria „Svatý Pavel“ a z nedokončeného „Krista“; tato tři díla měla vytvořit náboženskou triologii. Ze symfonii jsou nahrány „Skotská“ č. 3 a-moll op. 56 a „Italská“ č. 4 A-dur op. 90 (rozkošné je zvláště provedení orchestru milánské „Scaly“ pod řízením Ettore Panizzi), obě několikrát. V posledním čísle „Radioamatéra“ jsme referovali o zachycení „Reformátní“ č. 5 D-dur op. 107. Naopak není možno rozpisovat se o přečtených nahrávkách scénické hudby ke „Snu noci svatojanské“ nebo orchesterálních ouverturách „Hebridy“, „Klidné moře a šťastná plavba“, „Ruy Blas“ nebo dokonce různých orchesterálních úprav z „Písni bez slov“. Mezi nimi vede na prvním místě známé číslo 24, zvané písni předleny,

dobyvatel a politisující kříklouni. Měl tedy Mendelssohn přes všechna protivensví, jichž se dočkal po své smrti v kritických devatenáctém století a pak v politice dvacátého století, nakonec přece jenom šťastný úděl, jež osud nedopřál často větším jeho předchůdcům nebo vrstevníkům, těm, kdož usilovali o hudební revolučního stříbrství nebo odvážné reformátorské. Jejich uměleckého díla bylo zneužito, a to strašlivým způsobem, ale někdy se v duši ozve i pochybnost, zda se tak stalo docela bez hudební příčiny. Hudba je krásné, ovšem trochu nejasné umění, zvláště když se do ní počnou vkládat společenské ideje, a co jedném posluchačům je zúrodiňujícím požehnáním pro jejich myšlení a konání, to druhým může být kletbou a pobízejícím bodcem vlastní zvrácenosti. Mendelssohovi bylo nesčetněkrát vytýkáno, že jeho hudba nezná problémů, že je v ní všechno přespříliš průhledné, jasné a uhlazené. Budíž mu dnes přiznáno k dobrému, že na rozdíl od mnoha jiných problémům zneužití své hudby není vůbec zatížen a že do příštího století své duchovní existence může vystoupit jako ten, na němž neulpěl ani stín podezření, že by jeho hudba mohla kdykoli v dálnejší či nedávné minulosti být jedním z mnoha agitačních prostředků nebo dokonce náladových podnětů k vybičovávání zločinných vášní bouřlivého věku.

Sťastný Mendelssohn!

Václav Fiala

Mendelssohn — milovník sladkosti

Josef Bohuslav Foerster ve „Stolu života“ vzpomíná, že s Bedřichem Smetanou se za svých mladých let nejčastěji setkal v divadelní — cukrárně, kam oba tálala stejnou touhu po sladkém soustu. Foerster v této souvislosti zaznamenal také rozkošnou historiku o Felixu Mendelssohnovi, kterou sám slyšel vyprávět v salonu slavné pěv-

kyně paní Viardot-d'Heritteové. „Hovořilo se o věcech,“ piše Foerster, „jež nás všechny velice zaujaly; všechny, jelikož byl malý kroužek důvěrných vybrán pouze z hudebníků. A tak stalo se zcela přirozené, že se zapomnělo pro zajímavý horor na plně misy cukrovinek, jež vlivně zvaly k požitku. (A cukrovinky u paní Viardotové byly tak vybrané chuti!) Koněčně se vstalo od stolu, a já, zpovídav, že nám pro duševní ušel jeden požitek hmotný, poznamenal jsem něco o nevděčku vůči hostitelce... Ta ovšem ihned pochopila, kde je „pudla jádro“ a posmívajíc se, „sladkostí“ muzikantů, vyprávěla tuto historiku: Stalo se něco podobného v domě její matky. A když hosté opouštěli jídelnu, kde zůstaly nedotknutý cukrovinky na velké mísce, potkaly se nad touto mísou dvě ruce: pravice Mendelssohновe s Meyerbeerovou. Oba skladatelé sdíleli s různými stranami též chvíli po kusu dortu, kryti velikou kyticí. Ajéra skončila smíchem celé společnosti.“

Zemřel konstruktér prvního přijimače

V červnu t. r. zemřel dánský učenec Sørensen ve věku 85 let, který roku 1891 se strojil první rozhlasový přístroj, aniž se o tom veřejnost dověděla. Nabídl tehdy svůj vynález dánskému válečnému námořnictvu, jež však o něj nedbalo a považovalo jej za hříčku. Tak se stalo, že Sørensen, který pak dále ve své práci nepokračoval, není uváděn mezi prvními radiotechnickými průkopníky. IJ

Kde se poslouchá rozhlas?

Americká rozhlasová společnost CBS zjišťovala, kolik posluchačů má jeden a kolik více přijimačů, a kde se nejvíce poslouchá. Ukázalo se, že v r. 1944 mělo dva přístroje 14 % posluchačů, dnes 25 %, v r. 1944 mělo tři a více přístrojů 4 % posluchačů, dnes 9 %. (Jistá rodina v Tennessee má 13 aparátů: 4 v autech a 9 v byte.) — Umístění přijimačů: v pracovně 54 %, v ložnici 23 %, v kuchyni 13 procent, v jídelně 5 %, v ostatních místnostech 5 %. RI

a to jak v orchestrálním přepisu, tak v klavírním originále, hráné nejslavnejšími klavíristy minulosti a částečně i přítomnosti. Je však nahrán i krásný komorní oktet, dale kвarteta, tria, sólové skladby pro klavír a samozřejmě Klavírní koncert g-moll op. 25 a Houslový koncert e-moll op. 65, o který se na deskách pokusila úctyhodná plejada vynikajících houslistů. Připočteme-li k tomu velký počet zachycených písni a sborů, sestavíme jen z Mendelssohnových skladeb ohromnou diskotékou. Letošní jubileum ji jistě rozmnoží o četná další číslo. V. F.

PRO VAŠI DISKOTÉKU

Skřivánci píšeň ze zpěvohry „Hubička“. Hudba Bedřicha Smetany. Slova Elišky Krásnohorské. Zpívá Ema Miřovská, em. člen opery Národního divadla v Praze. (Snímek z roku 1941.) U klavíru Rudolf Vašata. — Vstupní zpěv Jitky ze zpěvohry „Dalibor“. Hudba Bedřicha Smetany. Slova Josefa Wenziga. Zpívá Vlasta Loukotková, em. člen opery Národního divadla v Praze. (Snímek z roku 1941.) U klavíru Rudolf Vašata. Deska ULTRAPHON obj. čís. 14 002.

Nechce se nám věřit, že dvě zpěvačky, které v naší paměti z dob našich prvních návštěv v Národním divadle patřily k nejmladším v někdejším souboru divadla, jsou již dnes uváděny s oním elegickým „em.“, čili „na emeryturze“, jak to říkají naši bratři Poláci. Ultraphon patří zásluha, že se ještě včas rozpoznal na ně-

kolik dřívějších pěvců Národního divadla, kteří tvorili společně s Karlem Kovařovicem v dějinách opery Národního divadla skvělou epochu. Vedle shora zmíněných arii vyslechl jsem si na deskách Ultraphonu i Smetanova „Jaro lásky“ v podání někdejší heroiny Anny Slavíkové, účastnice tolik slavných premiér Národního divadla, zatím co typická smetanovská zpěvačka Amalie Bobková, lyrická Mařenka, Vendulká a Blaženka, propůjčuje melancholicky laděné Dvořákové písni „V tak mnohem srdeči mrtvo jest“ dosud žijící kouzlo svého zpěvu (obj. č. 14 003). Také Otakar Chmel dovele oživit vzpomínku na svého Voka z „Čertovy stěny“ v arii „Jen jediná“, kterou ostatně před mnoha lety nazpíval již na jedné české desce společnosti Columbia, a JIMÍ HUML nás upomene na svého výrazně kresleného žálařníka z „Dalibora“ i na svůj zrnitý bas s plně znějícími hloubkami (obj. č. 14 001). Tak nám napadá, zda odchod některých těchto zpěváků a zpěvaček do pensy vzhledem k jejich umění zpěvu nepřišel příliš brzy. Když posloucháme zvonivý soprán Miriňáku s jejím srdečným prohřátím každé zpěvní fráze, které bývalo tak typické pro její způsob lehce přednášeného zpěvu, skoro bychom byli v marném pokusu obrátit rafie uplynulého času zpět a uslyšet ještě jednou celý tento pěvecký soubor pod vedením jeho velkého a nezapomenutelného šéfa, bohužel již po bezmála tří desíti lety dirigujícího jen v oněch blažených končinách, kde muzikanti kolem sebe seskupují krásná hudbymilovná světce, jejíž slavná patronka. V. F.

O televizi z celého světa

Na rozdíl od pokusů s vysíláním televise s velkými výsek, jímž měl být rozšířen optický dosah metrových vln (používaných pro televizní vysílání) na stovky, po přes tisíce km, byly v Anglii nedávno zkoušeny možnosti příjmu v letadle. Antena 300 m nad zemí umožnila spolehlivý příjem Alexandrina paláce až v Manchestru, zatím co pozemní antény omezují spolehlivý dosah na poměrně úzké pásmo v okolí Londýna. Přiznivé výsledky byly prý povzbudkou k úvaze instalovat televizní přijímače v dopravních letadlech pro zpestření cestovního programu pasažérů.

Zastánci přímé účasti na uměleckých hudebních pořadech, jejichž hlavní zbraní bylo správné tvrzení, že optické sledování hudebníků na koncertě je neoddělitelnou součástí uměleckého prožitku, budou se muset utkat s výsledkem zásahu televizní techniky v tomto oboru. Londýnská televizní stanice vysílala totiž 13. září symfonický koncert z Albertovy síně, jako součást svého večerního televizního pořadu. Dokonalá televize spolu s věrným přenosem odstraní sice v budoucnu některé námítky proti jakosti rozhlasových reprodukcí, zůstane však ještě mnoho z nepostrážitelného kouzla ovzduší a prostředí, pro něž budou vásniví milovníci umění nezreděděného navštěvovat koncertní síně, a přenos rozhlasový pokládat jen za dobrou i užitečnou náhražku.

Aby zájemci o televizi nebyli odraděni nejistotou, zda dráze zaplatené přijímače nebudu vzhůrce znehodnoceny změnou normy členění obrazu, přijala francouzská vláda doporučení Výboru pro televizi a zavázala se, že dosavadní norma 425 rádek a 25 obrázků za vt. zůstane v použití nejméně 10 let. Systém s jemnějším členěním bude však ještě mnoho z nepostrážitelného kouzla ovzduší a prostředí, pro dobu tak dlouhou příliš odvážným.

Nejenom v hotelech, i v amerických restauracích se prý s úspěchem zavádějí televizory. Podniky s nimi mají prý trojnásobný obrat proti ostatním podnikům. Ze by televize činila hosty spokojenějšími? Proč ne, mohou-li nedostatky krmí nahradit vhodně voleným „kyprým“ obrázkem na stínítku obrazovky.

Měsíčník OIR referuje o zřízení pokusné televizní stanice v Budapešti. První reakci bylo několik vybraných scén ze Shakespearea. Amatéři na jižní Moravě, obeznámeni s příjemem ultrakrátých vln, mohli by se pokusit o potvrzení této zprávy vlastním příjemem. Kterému z nich se to podaří?

Vývoj televize v Anglii jeví znaky současnosti. BBC prý rozšiřuje filmové oddělení, aby byla lépe vyzbrojena pro aktuality, chce před koncem roku zahájit týdenní pořady a co možná brzy jejich denní střídání. Počítá se také s možností výměny s jinými státy a s ustavením mezinárodní televizní služby novinek.

První je však přece jen USA. Podle zprávy z července má 33 000 účastníků, z toho asi dvě třetiny v New Yorku, 3000 v Chicagu, 2500 v Los Angeles, asi po 500 ve Schenectady, St. Louis a Detroitu a 1400 ve Washingtonu.

Radar ve válečné soutěži

Je známo, že Němci prohráli válku po několika stránkách, nejenom vojensky a hospodářsky. S tohoto hlediska je zajímavé porovnávat data podle informací o německém radaru s údaji americkými, které po malých dávkách pronikají do různých zahraničních časopisů.

Němci měli již roku 1939 podél hranic řadu zařízení „Dete“. V roce 1940 přibyly další úpravy Dete I, II, III a další. Do konce roku 1940 byla vykonstruována a v činnosti řada zařízení označovaných „FuMG“ Funkmessgerät — radiové zaměřovači přístroje — pro účely protiletectek obrany, zjišťování lodí atd. Tehdy také Angličané i Američané, před vypuknutím války s Německem, začínali se stavbou prvních obranných zařízení (viz článek v letošním 5. čísle t. 1. „Jak se vyvijel radar“) a tak v roce 1941 byli oba soupeři vyzbrojeni asi stejně.

Tehdejší největší německé pevné radary „Hoarding“, vyroběné v sériích od roku 1942, měly výkon impulsu 20 kW, dosah zaměřování asi 290 km. V téže době byl sestrojen nejlepší a nejpřesnější z německých radarů, i nám známý, „Würzburg“, s parabolickým reflektorem, 3 nebo 7,5 m, používaný u protiletadlových baterií k řízení palby z kulometů. Výkon v impulsu byl 10 kW, frekvence 550 až 590 Mc/s. Byl posledním seriově dodávaným zařízením. Mimo ně byla řada dalších přístrojů podobných, pevných, přenosných, pojízdných nebo montovaných v letadlech. Výkon nebyl však větší, rovněž nebylo použito (mimo pokusných zařízení) kratších vlnových délek.

Anglo-americká zařízení z té doby používala vysílače s impulsy 200 kW při frekvenci 200 Mc/s. Výkon byl stupňován pro větší dosah. Podle dostupných informací bylo pracováno s výkony v impulsu 1000 kW pro 200 Mc/s, dvě triody v protitaktu a 560 kW při 600 Mc/s, jedna trioda.

Do vývoje zasáhl v zimě roku 1942—43 „geniálně“ německý generální štáb, který pod dojmem tehdejších úspěchů rozhodl, že není třeba vyvíjet další radarová zařízení, poněvadž s těmi, která již jsou, doveďte válku k vítěznému konci. V roce 1943 na podzim se ovšem zase pracovalo dál.

To však již Spojenci pracovali s výkonnými magnetrony na 3000 Mc/s, a později i 10 000 Mc/s. Taková zařízení se Němcům nepodařilo z počátku ani napodobit, ba neuměli ani přítomnost takových vln zjišťovat. (Koncem války pracovali pokusně se 4000 Mc/s, impuls 5 W.)

Spojenci naopak měli vypracovány dokonale zjišťovací metody, mimo známé staničové proužky měli řadu rušících zařízení, která byla tak účinná, že Němci svých radarů v posledních fázích války (r. 1944, 1945 Sicilie - Itálie - invaze) vůbec prakticky nemohli používat. Ukázalo se, že vojensky jsou tato zařízení platná jedině, když protivník není s to použítou frekvencí vyrobít s dostatečným výkonem.

Pod název „Radar countermeasures equipments“ zahrnovali Spojenci řadu zajímavých, doposud zejména po kostrukční stránce tajených zařízení. Jsou to přístroje, složené ze zvláštních přijímačů a

vysílačů, které na rozdíl od obyčejného rušení radarového zaměřování (radar jamming), pozměňují jeho výsledek (udají odlíšnou vzdálenost nebo i jiný směr), nebo ukáží cíl i tam, kde není.

Jejich důležitost vysvitá ze sporadických zpráv, které pronikly na veřejnost. Za invaze v Normandii zjistily německé pobřežní radary v časných ranních hodinách silný svaz spojeneckých plavidel v nejsevernějších částech průlivu. Na jejich zničení vyslána letadla, která dlouho marně hledala. Lodi neexistovaly, záznam německých radarů vykouzila technická zdatnost Spojenců. Vylodění se začalo zcela jinde, a tam ovšem zase dokonale fungovala rušící radarová zařízení.

Málo zpráv bylo dosud uveřejněno o velmi důležitém radioelektrickém přístroji, který vedle radaru pomohl Spojencům k vítězství.

Byl to SCR-291, Automatic direction finder, t. j. samočinný goniometr, který samočinně našel a po případě zaznamenal směr, ze kterého se ozval jakýkoliv, i velmi krátký signál. Novější typy prohledávaly i přidělené frekvenční pásmo. Zařízení mělo své krycí jméno HF-DF, vyslovované Huff-Duff, odvozené z anglického názvu. Přístroje zachránily za války řadu letadel a lodí tím, že včas určily automaticky směr (a dvě úpravy i polohu), ze kterého byl vyslan nouzový signál, i když na jeho vyslání nebylo postiženému letadlu nebo lodi více než několik vteřin. Největší zásluhu si vydobylo v bitvě o Atlantik. V posledních fázích války bylo použito tohoto zařízení a umožnilo sledovat a zjišťovat skupiny ponorek Osy

zejména v Atlantiku, a to tak dokonale, že již v prvním měsíci po zavedení byl počet potopených spojeneckých lodí omezen na desetinu a brzy poté na paděstinu, ač ponorky používaly k dorozumívání zvláštních, velmi krátkých signálů.

Je to skutečně toto zařízení, o němž Němci sami přiznali, že umožnilo Spojencům omezit činnost ponorek, a zůstalo tajemstvím.

Přístroje byly stále zdokonalovány, a na konci války byla v činnosti řada úprav, které pracovaly v rozsahu 200 kc až 3000 Mc a zjišťovaly i polohu radarů. M. M.


Čištění v kabliku ještě jinak

Na místo chouloustivého ohřívání konce čištěného kabliku v lihovém nebo jiném plamenu a poté redukcí v lihu doporučuje R. Ramusch v rakouském listě Radiotechnik tento postup. Krátký kousek odporného nebo železného drátu sily asi 0,5 mm se upraví tak, aby bylo lze rychle jej rozžíhat do tmavocerveného žáru proudem na př. ze zvonkového reduktoru. Na tento drát se navine konec kabliku, určený k očištění. Když po zapnutí proudu sdílí rozžhavený odporný drát teplo kabliku a jeho isolace ohří, vypneme proud a kablik i s drátem ponoříme do redukční lázně z denaturowaného lihu. Pak stačí jen kartáčkem odstranit zbytky isolace, abychom dostali pekný čistý povrch. Výhodou je, že nepotřebujeme otevřený plamen, od něhož se snadno vznáti lít, dále, že rozžhavený drát udrží kablik déle na teplotě, potřebné pro redukci, a konečně, že teplota kabliku nemusí vystoupit tak vysoko, jak se snadno stane v plameni, kde oxydační proces pronikne až do jádra tenkých drátek a způsobí jejich zkřehnutí. — Připomeňme tu způsob, který v tomto listě po-

Desky na RÁDIO- AMATÉRA

Sešity běžného ročníku lze do těchto desek vkládat hned po vydání, a kdykoliv je snadno vyjmout.

Když je ukončen běžný ročník časopisu, dá si jej čtenář zpravidla svázt, zvlášť jde-li o list, který jej trvale zajímá. Než však uplyne rok, bývají první čísla po mačkána a ušpiněna. Zajména používáli se jich často v dílně. Vyrobili jsme si pro potřebu v redakci jednoduché a po našem úsudku účelné desky na ukládání čísel běžného ročníku, jak je ukazují obrázky. Věříme, že jejich popis poslouží i těm čtenářům, kteří mají rádi své knihy zachované a čisté.

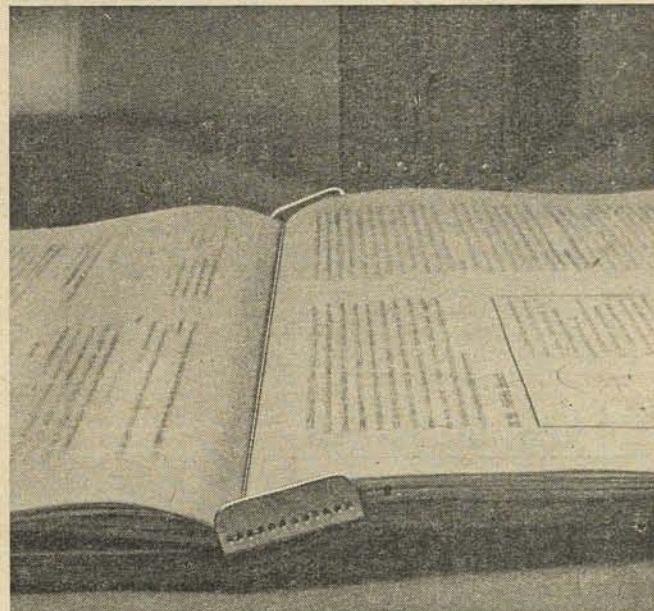

Základem jsou pevné desky z lepenky, síly aspoň 2 mm, vyrobené buď tak, jako se dělají desky na knihu, a polepené knihařským plátnem, nebo jednodušeji, jak to dovolí knihařské schopnosti výrobcovy. Desky mají rozlohu 220×310 mm, hřbet má šířku 35 mm. Na horní a dolní okraj hřbetníku přinýtujeme pevnými nýtky plech sily asi 0,8 mm (mosaz a pod.), tvaru podle nákresu. V jeho ohnuté části jsou dírky asi 2 mm. Těmi provléčeme shora dolů spojovací cínovaný drát, po pří-


psal jeden z jeho čtenářů: na místo opakování kabliku samotného navinul jej na kousek měděného drátu a opaloval jej s ním. Měděné jádro rovněž bránilo přílišnému ohřátí a udrželo teplotu, takže nebylo zapotřebí vkládat konec kabliku do lihu tak rychle, až od doutnajícího opředení chytí lih.

Co s plynovými maskami?

Při hledání vhodné nádoby pro rozdělávání sádry jsme si vzpomněli, že tu zubaři lékaři používají gumového kalíšku, který má jednu velkou přednost: zprohýbáním stěn kalíšku velmi snadno a rychle odložíme ztvrdlé zbytky sádry od stěn, a pak je můžeme vysypat. Takovou gumovou nádobu si opatřit nám nedalo mnoho práce: poskytla ji ochranná maska proti plynům, která se leckde povaleje a k ničemu užitečnému není a nebyla. Nejlépe se hodí maska jen z gumy, bez potažení látkou. Přizpůsobení k našemu zámeru je snadné: odstraníme kovové součásti zorníku a ventilu, a do otvorů po nich zasadíme vhodné kotouče plechu. Kdo má zkušenosť ve spravování pneumatik, může si masku upravit na zcela elastický tvar vylepením otvorů zevnětř gumovými záplatami. Po odstřílení okrajů získáme nádobu, která je sice poněkud neforamenná, ale aspoň z malé části poslouží však praktickému účelu, což o jejím původním určení neplatí. — hv-

Miniaturní spinače

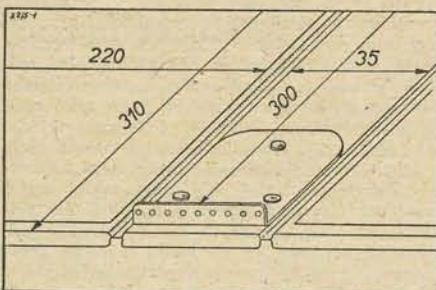Miniaturní spinače s různými spinačními možnostmi, vyráběné v Americe pro menší a nejmenší přístroje, mají tyto vlastnosti: proud 10 A, napětí 230 V, váha 9 g, délka asi 30 mm, šířka 12 mm a výška rovněž 12 mm. Evropský konstruktér se musí jen divit, kam se na takový malý prostor vejdují potřebné povrchové cesty a vzdlové vzdálenosti. Ft



padě silnější drát smaltovaný. Vyhoví tloušťka 0,6 až 1 mm. Mezi plechy nechť zůstane místo 300 mm, aby se tam daly pohodlně zavléknout jednotlivé výtiskové časopisu formátu A4. Nové číslo rozevřeme uprostřed a opatrně je zavlékneme pod drát. Je-li dobře napojit, bude výtisk v deskách sedět jako vštyp, a přece jej můžeme kdykoli z desek vytáhnout a použít samostatně.

Jakmile to umožní výrobni poměry, pokusíme se desky tohoto druhu opatřit hotové a ve velkém, abychom jim mohli posloužit zájemcům a ušetřili jim práci. Zatím si jistě pomohou sami. Ani trvalé umístění časopisu v deskách tohoto tvaru není neúčelné, i když zabere o něco více místa než obvyklá vazba. — Zejména mladší čtenáře znovu upozorňujeme, že je škoda zanedbat možnost uchování listu v dobrém stavu, po případě vydat se nebezpečí poztrácení jednotlivých čísel. Mnohé z obsahu přijde v hod i po letech, a za starší, dnes rozebrané ročníky Radioamatéra nabízí ještě dnes mnohý zájemce několikanásobnou původní cenu. Red.

Návštěvou na

PVT

Snímek části výstavky místní odbočky ČAV v expozici fy Radio Kamen na Plzeňských výstavních trzích. Vysílač OK1SAV je právě v činnosti.



Zpráva, kterou tuto podáváme, netýká se ani sensačního objevu v radiotechnice, ani vzdálených pozemských krajů, které by dovolily přizdobit referentův podpis místním určením tak exotickým, jako je třeba Ciudad Trujillo, Soerabaya nebo aspoň San Francisko. Pojednává-li naopak o místě poměrně blízkém a začíná-li s věcí, která ve svém celku s radiotechnikou souvisí málo, věříme přesto, že nebude zcela nezajímavá.

PVT je zkratka Plzeňských výstavních trhů, které předvedly zhruba 50 000 návštěvníků ve dnech 21. až 28. září bohatství výroby západočeského kraje v několika pavilonech na okraji vnitřního města. Protože nejsme hospodářským odborníkům, exportéry, importéry ani výrobců, sotva bychom shledí tento významný podnik, kdyby nebylo pozvání místní odbočky ČAVu, která uspřádala pouťavou a hojně navštěvenou propagační výstavku v expozici místního radiotechnického závodu. Vedle knížek a časopisu, které vydává ústředí ČAV, viděl jsem tu výrobky členů odbočky, vlnoměr a indikátor, můstek s magickým okem, buzulek pro vyučování morseovačů s elektrickým metronomem, ukv přijímač a transceiver, korekční zesilovač a velký pomocný vysílač s Qmetrem, vedle několika ukázkami běžných amatérských přijímačů, přehlídky dostupných součástek a stavebnic. Středem zájmu byl však amatérský (t. j. na rozdíl od PVV nikoliv tovární) vysílač s 25 wattu v anteně, který pod značkou OK1SAV nazávoval před očima návštěvníků fonická spojení na 80 m s blízkými i vzdálenějšími amatérsky-vysílači. Obsluhoval jej p. Klasna, OK1UP, a jeho soustředěná práce s přístroji i bezdrátové rozkazy při navázání spojení, které nahlas přenášel připojený přijímač, byly mocným lakadem i pro zájemce jiného zaměření.

Prohlídka se ovšem neomezila jenom na výstavisti. Bylo nutno shlednout aspoň závěrni dva významné podniky města, Škodovku a Měšťanský pivovar, a ovšem i plzeňský rozhlas, dávno bezpečně zakotivivší na dlouhovlnném konci středních vln. Bylo možno promluvit s četnými kollegy na výstavě i mimo ni, a vyslechnout mnohý podnět rázu radiotechnického i vzdálenějšího, jak je přáteelská pohoda vynášela na program. Největší událostí téhoto dne bylo otevření nové klubovny a laboratoře plzeňské odbočky ČAV v průmyslové škole, což se stalo 29. září. S trochou neosobní závisti jsme ocenili přáteelský duch mezi více než stěm členů, kteří svůj zájem o naš obor směřují v minci opravdu ryzí: ve vzhledu i hodnotě výrobky, jejichž část ukázala výstavka, a v dobré výsledky organizační, zejména při získávání a výchově nových členů. Věc, která by měla být hojně napodobena, je i zcela neobchodní péče, kterou věnuje zájemcům klubu místní odborný závod, jehož provozovny byly donedávna útlukem pro klubovní

schůzky a v jehož dílně vznikl leckterý komplikovaný přístroj.

Zkušenosti z Plzně byly poučné i pro nás. Poznali jsme řadu přátel tohoto listu ve středu jejich práce, přesvědčili jsme se, jak oblíbené jsou pokročilejší námyty, jimž jsme se dosud věnovali trochu rozpaků, kdože si bude chtít vyzkoušet nebo dokonce postavit složitý a dosti nákladný přístroj, vysvětili jsme si vzájemně mnohé věci, o nichž se snáze mluví než piše, a — jak věříme — rozcházeli jsme se podstatně bližší, než dokud nás styk byl jednostranný a omezený na časopis. Za příležitost k tomu všemu vzdějme dík pohostinným iniciátorem naší návštěvy. P.

Radiotechnika v Německu

Další informace, získané ze švýcarského časopisu.

Zajímavou zprávu o poměrech v dnešním Německu otiskuje 43/44 číslo basilejského časopisu Radio Service. Když slavné odvětví německého průmyslu je v ubohém stavu. Vznikly četné nové, převážně malé výroby, které využívají hladu po přijímačích a vyrábějí z vyřazeného materiálu a vojenských, okupačními úřady uvolněných elektronek jednoduché a nejjednodušší přístroje.

Přes 70 % němců radiotechnických továren je v sovětském okupačním pásmu (AEG, Telefunken, Blaupunkt, Mende, Körting, Lorenz, Loewe-Opta, Nora a Siemens; k tomu většina výrobců elektrotechnik a reproduktorů). V britském pásmu je jediná menší továrna, Neufeld a Kuhnke v Kielu, ale zato významná výroba elektronek Philips-Valvo v Hamburku. Americká zóna má několik firem, vesměs menších: Tekade, Mästling, Braun, Schaub a řadu výrobců součástek, kdežto ve francouzském pásmu leží důležitá, válkou nedotčená továrna Saba.

Hospodářská isolace okupačních pásem nutí průmysl, aby nespolehl na dodávky z druhých pásem, a tak nastalo prakticky čtyřnásobné rozdrobení dřívějších koncernů. Počty vyrobených přístrojů jsou nepatrné: na př. za poslední statisticky zachycené pololetí bylo zhotovené celkem 11 569 přijímačů. Zpráva obsahuje několik obrázků, na prvním místě zlepšený „Volks-empfänger“ s novou VEL 11 o citlivosti 0,5 mV a selektivnosti 1:12. Vrcholem jakožto je superhet Siemens, osazený UCH 11, UBF 11, UCL 11 a UY 11, s čtyřmi rozmachy a citlivostí asi 20 mikrovoltů.

Přijímače se prodávají v nepatrném počtu na skoupé přidělované poukazy, které dostanou jen zvláště vyvolení jedinci. Průměrný Němec může se leda pokusit sehnat přijímač na černém trhu.

Velmi hledány jsou měřicí přístroje všechny druhu. Několik známých firem a několik

lik nových podniků vyrábí sice dobré univerzální měřicí přístroje, pomocné vysílače atd., avšak výroba je nepatrná a nestála dnešní poptávce. Z této situace těží nesvědomití podnikavci, kteří vyrábějí měřidla; jejich cena je takřka nepřímo úměrná jahostnosti.

Obchodník by se za těchto poměrů prodejem přijimačů neuživil, a tak existují dnes jen závody, které mohou provádět opravy. Nemluvíme ovšem o černém trhu, kde ceny přijimačů a elektronek dosahují až desetinásobku cenkových. Odborný obchod se na čas poněkud držel výprodejem vojenských součástek, demontovaných přístrojů a elektronek, avšak zásoby tohoto materiálu jsou již leckdy vyčerpány; i RV 12 P 2000 je dnes vzácností.

Opraváři by měli za těchto okolností zlátnaté časy, kdyby měli čím opravovat. Dnešní stav účastníků rozhlasu se odhaduje na osm milionů koncesionářů a asi deset milionů přijimačů. Střízlivý odhad udává, že asi 60 % všech přístrojů vyžaduje opravy. 6 000 000 oprav je tedy vyhľídkou pro dnu zaměstnanost opravářů na řadu let.

Z odborných časopisů vychází jen Funktechnik v Berlíně a Funkschau ve Stuttgartě. Oba přináší téměř výhradně návody, jak použít výprodejního materiálu pro opravy továrních přijimačů. Jako náhradní elektronky se uvádějí RV 12 P 2000 (pokud ještě jsou), pak LV 1, RL 12 P 10, RG 12 D 60.

Základ skladu materiálu každého opraváře tvoří výprodejní vojenský materiál. Elektrolytické kondensátory na větší napětí jsou drahotennou součástkou. Tu a tam se objeví v malém počtu elektrolyty nízkovoltové. Autor zmíněné zprávy píše, že chybí vše, od šroubováku až po dopisní obálku. Nedostatek základních životních potřeb, elektrické energie, otopení atd. ztěžuje práci a zhoršuje výkon všech, kromě černých obchodníků, kteří se ovšem netěší na návrat normálních poměrů. -hv-

Z REDAKCE

V 8. čísle nalezli čtenáři v návodu na přenosný superhet toto sdělení: Plánek a schema ve skutečné velikosti Kčs 12,—, kostra a skříňka Kčs 16,—, v red. t. 1. Většina čtenářů správně pochopila: na prání můžeme obstarat jedná plánek a schema popisovaného přístroje, jednak výkres kostry a skřínky téhož přístroje ve skutečné velikosti, jak je obvykle v naší službě čtenářům. Stalo se však, že tato stručnost svědila několika čtenářům k domněnce, že za 16 Kčs můžeme dát již hotovou kostru a skříňku, což ovšem nemůžeme.

Redakce t. 1. neobstarává ani neprodává ani hotové přístroje, v naší dílně zhotovené. Jako vydavatel časopisu jsme s to prokazoval jen služby „papírové“, aníž, jak doufáme, lze toto slovo vykládat významem zlehčujícím.

Administrace našeho listu nás požádala, abychom upozornili příznivce Radioamatéra, že byl vydán informativní leták s obrázky pro získávání odběratelů našeho časopisu. Služba, kterou mu mnozí ochotně prokazují jeho šířením mezi zájemci, je tímto letákem usnadněna. Administrace je ráda poše každému, kdo bude mít možnost a zájem přispět rozšířením počtu odběratelů k snazšímu plnění úkolů, které mám před sebou.

NOVÉ KNIHY

Anteny amatérských vysílačů

Ústředí Československých amatérů-vysílačů v Praze vydalo jako druhou publikaci určenou široké obci zájemců o amatérské vysílání „Anteny“. Kniha má téměř 146 stran for-

mátu 170×243 mm, velmi zhuštěného textu, doplněných diagramy, schématy, tabulkami a údaji, nutnými k tomu, aby i amatér, kteří neznají mnoho teorie nebo neznají cizí jazyky, mohli vydatně zlepšit dosah svých vysílačů. — Cena drátem šitého a ofiznutyho výtisku je 131 Kčs.

Anteny bývaly nejzanebanější částí vysílačů. Bylo tomu tak až do chvíle, kdy amatér pochopil, že dobrý tón i velký výkon vysílače není k ničemu, působí-li jen ohřátí okolí špatné antény a stejně špatného napájecího. — Vydáním této publikace postupují čs. amatéři již na druhý stupeň, vedoucí k dokonalejšímu zvládnutí širokého, ofizného, ale krásného oboru radiotechniky.

První část knihy je věnována teorii šíření elektromagnetických vln, základním vlastnostem anten, směrových diagramů a pod. Je jisté, že při velmi omezeném rozsahu této partie nemohly být zadovány některé základní otázky. Ale pro všechny amatéry, kteří potřebují praktické rady, je zde shromážděno množství praktických poznatků. Jsou zde partie, pojednávající o napájecích vedeních všech druhů, o antenách půlvlných, vodorovných i svislých, dlouhých antenách, mnohopásových a směrových antenách všech druhů, atd.

Zájemce může vytěžit praktické míry všech anten, napájecích, připojových elementů, reflektorů, direktorů, dovi se o ziscích směrových systémů, o výhodách jednotlivých anten. Každý zde dostane odpověď na svou otázku, a to odpověď přesnou, podle které si může postavit antenu takovou, která i za výjimečných podmínek dokáže z vysílače „vyláknout“ maximum, a vše, co dostala, také vyzářit. I ultrakrátovlnné anteny jsou zde dosti početně zastoupeny.

Aby to všechno bylo úplné, je závěr knihy věnován podrobné mechanice stavby obyčejných, směrových i směrových otáčivých anten.

Co je největší předností publikace, je její „americká“ věcnost. Je zde vidět dobrého ducha amerických „handbooků“ i úspěch překladatelů, kteří vybrané prameny nejen doře přeložili do češtiny, ale i vhodně upravili pro české čtenáře. Ing. Oldřich Jindra

Přehled dat evropských elektronek

Elektronky řady A, C, D11, D21, E11, E21, K, U, V, nožičkové a usměrňovači, porovnávací tabulky elektronek Valvo, Philips, Triatron, Tungsram, Telefunken, Sator. Pro užitek radioamatérů a zájemců vytiskla cyklostylem a prodává firma Radio Kamen, Plzeň, Stalinova 32. Cena včetně zásilky poštou 12,50 Kčs.

Tabulky elektronek jsou pro domácí pracovníky tím, čím je jízdní rád pro cestovatele. Při nedostatku pomůcek oficiálních, dříve v hojnотi publikovaných samými výrobci, sahají k svépomoci distributoři, ač to nespadá přímo do jejich oboru a třeba jsou jejich možnosti omezeny. Tabulkám leccos chybí po stránce grafické, zato však jsou, což bohužel neplatí pěkně vypravenému katalogu Tesla, vydaném k jarnímu veletrhu, jehož bylo patrně vytiskeno příliš málo. — Zájemce prosíme, aby se s objednávkami tabulek obracelo přímo na uvedenou firmu.

Příručka pro amatéry-vysílače

The Radio Amateur's Handbook 1947, 24. vyd., nákladem ARRL, West Hartford 7, Conn., USA. Formát 165×241 milimetrů, 480 stran textu a 152 stran reklam, šířka a ofiznuty výtisk za 1,25 dol. na území USA.

Známý Handbook ARRL — jakási „kuchařka“ všech amatérů na světě — vyšel opět nákladem 75 000 výtisků jako loni. Radioamatér v něm najde téma všechno, o čem se potřebuje poučit, ať jde o začátečníka nebo pokročilého. Vše je podáno prostou a jasnou angličtinou. Jednotlivé kapitoly: o amatérském vysílání, základy elektrotechniky a radiotechniky, elektronky, výroba vý energie, radiotelefongie, klíčování, podstata a návrhy přijimačů, proudové zdroje, šíření vln, antenní

systémy, vybavení dílny, stavba přijimačů a vysílačů, modulátory, ukv přijimače, vysílače a anteny, nouzová a přenosná zařízení, měření a měřicí přístroje, seznam a provozní hodnoty amerických elektronek, obsluha vysílační stanice, značky zemí (zkráceně) a abecední rejstřík. — Mezi přijimači tentokrát najdeme už jen superhet s dvěma, třemi a sedmi elektronkami a jako novinku dobrý konvertor se čtyřmi elektronkami pro pásmo 14, 28 a 56 Mc/s. Tento skvělý přístroj s výměnnými cívками má tři výstupy laděné obvody, jeden otočný kondensátor (na oscilátoru) a výstupní okruh má nastaven na 7,3 Mc/s; zřejmě má sloužit k rozšíření rozsahu přístrojů z vojenského výrodeje, pracujících na nižších kmitočtech. Kapitola o ukv. přijimačích tentokrát obsahuje řadu nových a dobrých konvertorů, které také v Americe začínají vytvářovat zvláštní přijimače pro ukv. Z vysílačů pro ukv jsou v novém vydání Handbooku popsány jen větší typy, Handie-Talkie je vyněchán, avšak dva spolehlivé transceivevery jsou uvedeny. Značně je tu rozšířena kapitola o ukv. antenách. Mezi měřicími přístroji opět nenajdeme zapojení většího kathodového osciloskopu, poněvadž Američan dostane takový přístroj z továrny velmi lacino. — Reklamní část, tištěná na křídovém papíru, uvádí celou řadu novinek a většinou již obsahuje také ceny. -2EL.

Populární výklad superhetu

Alfred T. Witts, A.M.I.E.E., The Superhet on the Radio Receiver (popis činnosti superhetu názorným způsobem, určený radiotechnikům a opravářům), 6. vydání, vyd. Pitman, Londýn, 1946. Formát 125×190 mm, 210 stran, 135 obrázků, cena váz. výt. 6 sh (= 60 Kčs).

Výklad podstaty, činnosti a druhů superhetových přijimačů, s minimem číselníků vztahů. Po přehledu historického vývoje z dob před první světovou válkou, a přehledu starších zapojení (harmonický superhet Houckův, tropadyn, autodyn atd.), následuje výklad podstaty superhetu, popis jeho obvodů, problémy souběhu, zrcadlových výskytů, posuvu oscilátoru, vlivu harmonických mf a oscilátoru, proměnné selektivnosti; krystalové filtry, samocínné doložování, přijimače pro zvláštní účely (auto). Následuje obsáhlý přehled měničů kmitočtu a směšovačů (i těch, jejichž význam je dnes jen historický) a také způsobu moderních (hexoda, heptoda, oktoda, trioda-hexoda), ale nikoli moder, součtvých, o jejichž rehabilitaci jsme čti v nové americké literatuře. Stejně obšírně probírá autor samocínné řízení citlivosti a poté několik příkladů zapojení továrních superhetů. Z předposlední kapitoly se dovídáme věc ne zcela běžnou, že některé tovární přístroje britského původu měly čtyři mf obvody, laděné na odlišné kmitočty, vesměs ne shodné se zvoleným mf kmitočtem (využití výhodných vlastností méně rozladěných obvodů pro mf 125 kc), a dále způsob zkoušení oscilátoru jeho nahrazením pomocným vysílačem. Závěrem je kapitola, věnovaná speciálním požadavkům superhetů televizních otáčkám s nimi srovnáním. — Knížka je užitečným zdrojem poznání pro začátečníka; pokročilému zájemci by nepochyběně vadilo, že není úplnější v oboře početných řešení volby mf a výpočtu součtu, a že vůbec zájem o přístupnost vytlačil všechny informace na základě matematickém. P.

Příručka pro opraváře

E. J. G. Lewis, M.B.I.R.E., Radio Receiver Servicing and maintenance (příručka, psaná zvláště pro obchodníky, prodavače a bystré experimentátory, čtvrté vydání), vydal Pitman, Londýn, 1947. — Formát 120×180 mm, 326 stran, 161 obrázek, cena váz. výt. 8 sh 6 d (85 Kčs).

Obsáhlé pojednání o všech radiotechnických součástkách, obvodech a přístrojích s hlediskem poruch a jejich odstraňování. V úvodní státi je opakování základních zákonů, spojování obvodů, kondensátorů, indukčností a jejich vlast-

ností v proudových obvodech, způsoby přepínání vln. Další kapitola obsahuje klasické zapojení přístrojů s přímým zesílením i superhetů s typickými obvody pro AVC, spojování reproduktorů, ladící indikátory (mechanický, neonový, oko). Přehled zkoušecích přístrojů a pomůcek: objímkový adaptér, sluchátko s trvale připojenou baterií na hlavním obloku, měřidla, ohmmetr, můstek, pomocný vysílač, outputmetr, měřicí isolace, a dílnské nástroje. Následuje důkladná přehlídka primitivních i složitějších zkoušecích metod pro všecky součástky se zvláštním ohledem na jednoduché, ale účinné způsoby hledání chyb. Odstraňování poruch v přijímači zase s využitím běžného náradí a podle zjevných příznaků (skreslení, šramoty) a podle provozních napětí. V dalších částech dochází na vzhled a vhodnou úpravu anten, uzemnění. Konečně probírá autor poruchy tlačítkových ladících soustav, reproduktorů, přenosků, gramofonových motorů. — Nad knihu tohoto druhu je nutno se zamyslet: autor je nepochybne zkušený odborník, nejen ve svém oboru, nýbrž i pokud jde o čtenáře, jimž knihu určil (ač slovo bystrý v podtitulu patří snad do uvozovek). To ho vedlo k vypsání podrobnosti, které jen poněkud poučený čtenář shledá zbytěčnými a balastujícími, které však ocení obchodník i prodavač, jemuž zaměření práce nedovoluje seznámit se s vlastnostmi přístrojů tak důkladně jako vyučený opravář. Kdo nezkusil, neuverí, jaká vyčerpávající podrobnost a důkladnost je pro tento druh čtenářů vhodná, a ani ta nestáčí, aby bylo zaručeno vyplnění všech mezer bez zbytku. Proto, i když referent připadá podobná knížka přetížena drobnostmi, které při práci přijdou samy, i když se zdá že z předchozích vydání (od roku 1933) uvízla v novém leckterá musejní starožitnosti, která zbytečně zabírá místo, třeba je těžko ubránit se přesvědčení, že čtenáři jen mírně přemýšlejícímu postačila by třetina textu ne-li méně, vzpomeneme si na mnohý vyslechnutý dotaz, který dokládal rozpaky osamoceného začátečníka nad vše slunečně jasou, a uvěří, že podobné zkušenosti vedly i E. J. G. Lewis k napsání tohoto druhu norimberského trychty.

Příručka pro radiooperátory

H. M. Dowsett, M. I. E. E., L. E. Q. Walker A. R. C. S., *Handbook of technical instructions for wireless telegraphists* (k instruování námořních telegrafistů i amatérů vysílačů), osmé vydání, vyd. „Wireless World“, Iliffe & Sons Ltd., Londýn 1945. — Formát 128×200 mm, 668 stran, 618 obrázků, cena váz. výt. 30 sh.

Obsahlá a úplná učebnice radiotechniky pro telegrafisty, která předpokládá jen základní školské vzdělání zhruba asi nižší střední školy, s bohatým přehledem zapojení a popisu námořních radiových přístrojů. Obsahy 32 kapitol: Elektrický náboj a kondenzátor; kondenzátor v radiofrekv. obvodech; ss proud a Ohmův zákon; skaláry, vektory a diagramy; primární články; akumulátor; magnetismus; elektromagnetismus; indukčnost; dynamoel. stroje; měřidla; rozvaděče; st. proud; vektorové diagramy; základní vzorce, generátory a motory na st. proud; transformátory; tlumené oscilace; anteny a vyzářování; prosté přijímací obvody; thermionika a různá použití elektronek; ozvěnové hložkomery; napájení radiových zařízení; elektronkové vysílače; vlnoměry a nastavení vysílačů; teorie elektronkových přijímačů; elektronkové přijímače a krystalové přijímače; krátkovlnné antény a přístroje; námořní zaměřovače; námořní zvuková zařízení; záchranné přístroje; výbava záchranných člunů; udržování námořních přístrojů. — Ač jde o speciální učebnici, určenou námořním telegrafistům, přece ji povážujeme především za cenný zdroj poučení pro každého zájemce o praktickou radiotechniku s hlediskem sdělování, pro soustavnost, s níž jsou sdruženy jednotlivé základní statí, pro dokonalé veštění autorů do problémů a metod soukromého studia, pro výklad přístupný a přece ne žváčk populařní, pro mnohé praktické ukázky přístrojů, z velké části téměř historických (jakých se patrně dodnes používá na menších lodích), ale učebnému cíli dobré vyhovujících, pro snahu naučit všem i člověka, který startuje s úrovně zcela neodborné. Důkladem hodnoty je také osmé vydání, přičemž vydání první opustilo tiskařské stroje v roce 1913. Knihy tohoto druhu vzbuzuje oprávněnou zájist: není to „vysoká věda“, a přece zaručuje nenákladnou a rozsáhlou výchovu dorostu dobrého průměru, který je stejně závažnou podmínkou rozvoje národních sil, jako vyspělé pracovníci vedoucí. Českému čtenáři přinese studium takové příručky přiležitost ovladnout technickou angličtinu spolu se základy radiotechniky, které tak zdařilým způsobem jen zřídka bývají vykládány.

P.

OBSAHY ČASOPISŮ

KRÁTKÉ VLNY

Č. 9, září 1947. — Monitor telegrafie pro provoz BK, J. Staněk. — Jednoduchý klíčovací monitor, L. Zálusky. — Cívky pro velmi vysoké kmitočty. — Kalibrační křivky vlnoměrů, Dr V. Farský. — Stabilní oscilátor 500 až 1000 Mc/s, J. Šolc. — Měření hložkomery modulace vysílače v přijímači, J. Forejt, J. Hrdlička. — Hlídky.

ELEKTROTECHNICKÝ OBZOR

Č. 16, srpen 1947. — Nomogram k výpočtu kondensátorového průchodu, Ing. F. Čeřovský. — Měření magnetických vlastností barvených kovů, Ing. Dr Z. Trnka.

Č. 17, září 1947. — Norma ČSN a vládní nařízení o cejchování elektroměrů, Ing. Dr R. Drechsler.

Č. 18, září 1947. — Absolutní soustava jednotek metr-kilogram-sekunda zavedena, Ing. O. Gregora. — Použití dielektrického ohřívání v průmyslu gumárenském, Ing. J. Šimorda.

COMMUNICATIONS

Č. 8, srpen 1947, USA. — Návrh fm přijimače pro spojení s jedoucím vlakem, D. W. Martin. — Samočinné řízení zisku a omezovací zesilovač pro rozhlasové vysílače, W. M. Jurek a J. H. Guenther. — Spojení nosným kmitočtem po vedení vysokého napětí, R. C. Cheek. — Wattsekunda a její význam pro výběr kondensátorů, J. D. Stacy. — Můstek pro měření impedancí kmitočtem 20 až 140 Mc/s, R. A. Soderman. — Fm spojení mobilních stanic na 30 až 44 Mc/s, II. R. B. Hoffman a E. W. Markow.

RADIO CRAFT

Č. 12, září 1947, USA. — Velká budoucnost „tištěných“ součástek, H. Gernsback. — Automatická výroba tištěných souprav, R. W. Hallows. — Elektronkový třídič vajec, S. R. Winters. — Přenosný zdroj bleskového světla, W. G. Many. — Přijímač pro dvoumetrové pásmo, L. W. May. — Přenosný vysílač pro pásmo 2 m, E. L. Byrd. — Levný přijímač pro fm. — Odrušování výnosným obvodem, P. W. Streeter. — Vysílač pro fm i am, 250 W, III, H. D. Hooton. — Užití hledače signálů, L. C. Treake. — Nf oscilátor s rozestřílenými pásmi, C. F. van L. Weiland. — Způsoby tónové korekce u zesilovačů, J. W. Straede. — Poválečné přenosky, I. Queen. — Hlídky.

SYLVANIA NEWS

Č. 5, květen 1947, USA. — Geiger-Müllerovy počítadlo. — Voltmetr na ss napětí do 12 kV.

Č. 6, červenec-srpen 1947. — Opravy přístrojů pro záznam zvuku na drát. — Zdroj anodového napětí 3 kV pro obrazovky.

QST

Č. 9, září 1947, USA. — Měření citlivosti přijímače, B. Goodman. — Úprava vojenské-

ho vysílače pro amatérské pásmo 14 Mc/s, J. M. Murray. — Interference televizního vysílání s amatérským vysíláním, G. Grammer. — Hydraulické otáčení směrových anten, J. C. Lotter. — Vysílač 350 W, L. T. Waggoner. — Antenni systém pro 144 Mc/s, J. A. Kmosko. — Data pro návrh induktivní vazby otočných anten, L. Taich. — Vysílač 100 W pro pásmo 10,6 a 2 m, J. Millen.

ELECTRONIC ENGINEERING

Č. 235, září 1947, Anglie. — Obrazovkový monitor pro měření napětí a času, I. H. L. Mansford. — Návrh synchronu II, D. G. Tucker a J. F. Ridgway. — Pohybové studie při úkolové práci, H. Barry. — Výpočet konstant krystalového rezonátoru, M. P. Johnson. — Počítání elektrickou analogií, V., D. J. Mynall. — Návrh exponenciálních ozvučnic. Použití odporu s velkým záporným tepelným činitelem v biologickém výzkumu, B. L. Andrew. — Fyzika průmyslové diathermie, II, A. W. Lay. — Referát o Elektronické výstavě v Manchesteru. — Nomogram pro součet čtvrtců dvou čísel, H. B. Morton a J. W. Whitehead. — Hlídky.

WIRELESS WORLD

Č. 9, září 1947, Anglie. — Stojí vysoká antena za námahu, M. G. Scroggie. — Zdůraznění hložkomery v nf zesilovači zpětnou vazbou, J. Ellis. — Řízení oscilátoru R-C, B. J. Solley. — Poruchy příjmu, působení v ohřevem. — Konstrukce televizních přijímačů, VII, přijímač část. — Kdo vynalezl antenu, Marconi nebo Popov? — Magnetické jednotky. — Hlídky.

RADIO

Č. 5, květen 1947, Polsko. — Z domova i z ciziny. — Ve výzkumném ústavu RCA, A. Blicher. — Zásady hodnocení přijímačů. — Decibely, fony a nepery. — Součástky R, L, C. — Prostý přístroj k měření indukčnosti. — Zapojení, novinky. — Radiofonie po vedení, s nízkými kmitočty.

RADIOTECHNIK

Č. 6-7, 1947, Rakousko. — Spoušťové obvody, C. Deime. — Směrové anteny, II. W. Nowotny. — Výzkum „dlouhovlnného“ záření, II, R. Franz. — Návody: Tříelektronkový superhet s elektronkami řady U. — Bateriový superhet se čtyřmi elektronkami RV2,4P700. Diodový voltmetr se sondou. — Dvanáctelektronkový superhet s desíti obvody a krystalovým filtrem. — Návrh přijímače, IV, optimální seřízení koncového stupně, L. Ratheiser. — Ukv přijímač anteny pro zvláštní účely, W. Oburger. — Základy elektroakustiky. Synchrotron, H. Hardung-Hardung. — Hlídky.

RADIO WELT

Č. 6, červen 1947, Rakousko. — Výzkum ionosféry, O. Burkard. — Samočinné preděti mřížky, K. Nähr. — Ultrazvuk v biologii a lékařství, F. Kopecek. — Přenosná dvoulampovka na baterie.

Č. 7, červenec 1947. — Teorie a praxe osciloskopu s obrazovkou, H. Grosser. — Ultrazvuk v biologii a v lékařství, II, F. Kopecek. — Jednoduchý pomocný vysílač, P. Ulbing. — Přestavba bateriového DKE na napájení ze sítě.

RADIO SERVICE

Č. 43-44, červenec-srpen 1947, Švýcarsko. — Od elektronu k elektronice, J. Dürrwang. — Radio v Německu, K. Tetzner. — Matematika pro radiotechniku, XI, I. Gold. — Poznámky ke kmitočtové charakteristice zesilovače, A. Baud. — Opravy přijímačů, II, F. Menzi. — Kurs televise, V. R. Devillez. — Přenosný superhet na baterie s americkými elektronkami, F. Menzi.

PRODEJ · KOUPEL · VÝMĚNA

Insertní hlídka čtenářů **RADIOAMATÉRA**.

Každý inserát musí obsahovat úplnou adresu zadávajícího. Pište čitelně a účelně zkracujte slova.

Cena za otištěný inserát v této hlídce: první řádku Kčs 26,—, další, i neplné, Kčs 13,—. Za řádku se počítá 40 písmen, rozdělených známek a mezer. Částku za otištění si vypočtěte a připojte v bankovkách nebo v platných pošt. známkách k objednávce. **Nehonorované inseráty nebudu zařazeny.**

Vyměním tyto nové elektronky: EBF2, EL3, Rens1204, 1234, 1274, za rovněž nové DCH11, DF11, DAF1, DL11, DF21, DL21. Vacek-Matula, Znojmo, Michalská 3. (npl.)

Prodám levně různé radiosoučástky: reproduktor 3 W a 7 W, dynamický 10 W, měř. přístroje k zapuštění, eliminátor s tlumiv. filtrace, induktor jiskrový 2 cm, elektronky LB8, 83, 59, neonový transform., rozestavěný zesilovač 20 W, akum. Nife 4,8, 1,2 V, anodku Nife 40 V, krystalový mikrofon a přenosku, dynamko na nabíjení akum., motorek k šicímu stroji a jiné. Miloš Fabian, Židlochovice. (pl.)

Prodám bater. přijimač, transformátory, elektronky a různý radiomateriál. Seznam zašlu na požádání. F. Slapák, Silberbach u Kraslic. (pl.)

Prodám pět setin. měř. hodinek a elektronky EF14, EBC11, ECH4, EM4, americké 6AF7, 6A7, 6L6, 6E8MG, 6M7, 6K7MG a obrazovku GD7-2. Pís. dot. na Kačerovský, Praha XI, Poděbradova 120. (pl.)

Koupím dobré DCH11, DAF11, DF11, DL11, Kazda E., Jihlava, Třebíčského 18. (pl.)

Měřicí přístr. Multizet nebo Multavi II nebo pod. koupí Z. Frýda, Praha-Strašnice, Předpolí 1062. (nepl.)

Koupím MwSc, UKWEc, pred. Torn. Eb, 25 W zos. Tung. Vavro, Hlohovec, Bernolákova 20. (pl.)

Koupím za každou přij. cenu ECH11, EBF11, ECL11. Grabovský, Místek, Frýdlantská čís. 107. (pl.)

Prodám osciloskop orig. Vilnes za 9600 Kčs, růz. univers. měř. přístroje (zn. Norma, Gossen), dále jednotlivé voltm., milivoltm., ampermety, miliampérmi, mikroampérmetry, outputmetry nejl. značek, Philips thermočlánky, 100 kc krystal, plynové triody i jiné elektr. a radiosoučástky. B. Zelenka, poste restaurante Praha 33. (pl.)

Koupím Kammerloher: Hochfrequenztechnik, 3 díly i jednotl.; traf. jádra větších průměrů. J. Horák, Praha XIX, U nové techn. 13. (pl.)

Prodám měř. přístroj Multavi II, nový, cenu nabídn. F. Grim, Praha X. Žižkova 11. (pl.)

Prodám UF21, UCH21, UBL21, UY21, UY11, se zárukou, dva buz. dynamiky 20 cm Philips s difusorem a 6 V dynamo s vrtulí pro větr. elektrárn. M. Musel, Loket. (pl.)

Hledám elektronky RS237 jakékoli množ. Nabídky na adresu Ant. Kovářík, Praha-Smichov, Holečkova 67. (nepl.)

Prodám konc. 18wattový zesilovač Siemens a různé radiosoučásti. Seznam zašlu. M. Musel, Loket n. Ohří. (pl.)

Prodám: LB8, 3krát DF25, 2krát DC25 1krát DAC25, DK21, EZ4, EZ12, DC11, RD2, 4Ta se spodem, 12krát RV12P2000 s pěti spodky, vstup. a výstup. trafo pro DDD25, vibrátor VGL2, 4 V na 150 V s náhr. VGL, orig. Vše jen vcelku za Kčs 3300. Elektronky jsou nové. Jiří Valenta, Nové Město n. Met. 107/b. (pl.)

Prodám nový měř. přístroj Multavi II., cenu nabíd. F. Grim, Praha X, Žižkova 11. (pl.)

Koupím dvě amer. elektr. 58 i starší. J. Soukup, Sternberk na Moravě, Čechova 5. (pl.)

Potřebuji stupnice (sklo) pro Telefunken Argo. Koupím nebo vyměním za různé elektronky nebo jiné radiosoučástky. V. Miderla, Omice u Brna. (pl.)

Redita za redakci odpovedá Ing. Miroslav Pacák

Tiskne a vydává O R B I S, tiskařská, nakladatelská a novinářská společnost akciová v Praze XII, Stalinova 46. Redakce a administrace tamtéž, Telefon 519-41*; 539-04; 539-06. Telegramy: Orbis-Praha.

„Radioamatér“, časopis pro radiotechniku a obory příbuzné, vychází 12krát ročně první středu v měsíci (změna vyhrazena). Cena jednoho výtisku Kčs 15,—, předplatné na celý rok Kčs 160,—, na půl roku Kčs 82,—, na čtvrt roku Kčs 42,—. Do ciziny k předplatnému poštovné; výši sdělí administrace na dotaz. Předplatné lze poukázati vplatním lístek Poštovní sponcitelný, číslo účtu 10 017, název účtu Orbis-Praha XII, na složence uveďte čitelnou a úplnou adresu a sdělení: předplatné „Radioamatér“.

Prodajnica listu u Jugoslavii: „Orbis“, Beograd, Terazije 2.

Otisk v jakémkoliv podobě je dovolen jen s plným svolením vydavatele a s uvedením původu. — Nevyžádané příspěvky vraci redakce, jen byla-li přiložena frankovaná obálka se zpětnou adresou. — Za původnost a veškerá práva ručí autor příspěvků. — Otiskované články jsou připravovány a kontrolovány s největší pečí; autoři, redakce, ani vydavatel nepřijímají však odpovědnosti za eventuální následky jejich aplikace.

Křížkem (+) označené texty zařadila admin.

Příští číslo vyjde 5. listopadu 1947.
Redakční a insertní uzávěrka 22. října 1947.

PRO DOBRÉ ZVUKOVÉ SNÍMKY



Gevaphone

Dokonalé nahrávací desky

GENERALNI ZASTUPCE PRO ČSR

VL. SASKA, PRAHA X, PALACKÉHO 33

Chcete-li

hlouběji proniknout do tajů radiotechniky a seznámit se přístupným způsobem a zajímavou četbou se základními pojmy elektrotechniky, opatřte si

Fyzikální základy radiotechniky

DÍL I.: Základní vlastnosti a výpočty obvodů R. L. C. VII. doplněné vydání, 244 strany, 153 vyobrazení a 3 tabulky. Štíty a oříznutý výtisk 70 Kčs.

DÍL II.: Přehledné opakování základních početních operací. Základní vlastnosti elektronek, od diody až po oktodu a obrazovku. — II. vydání, 200 stran, 100 vyobrazení. Štíty a oříznutý výtisk 60 Kčs.

Praktická škola radiotechniky

Zajímavý a přístupný výklad o všem, co souvisí s technikou a poslechem rozhlasu, a deset stavebních návodů s výkresy a plánky, od krystalového přijimače až po superhet a elektronkový voltmetr. VI. vydání. Štíty a oříznutý výtisk 85 Kčs, vázaný výtisk 105 Kčs.

U všech knihkupců!

• U všech knihkupců!

NAKLADATELSTVÍ ORBIS,
PRAHA XII, STALINOVÁ 46