



RADIO AMATEŘ

ROČNÍK I.

PRÍLOHA 11. ČÍSLA „NOVÉ EPOCHY“ II.

CÍSLO 9.

Elektronová žárovka jako detektor.

Amatéři, kteří ještě před vynálezem elektronových žárovek se radiem zabývali, by nám snad nejlépe vyhodili všechny ty obtíže, jež s použitím detektorů byly spojeny. Nemluvím ani o klassickém kohaueru, jež v různých svých uspořádáních byl sice vhodný pro školní pokusy, ale pro nejrůznější „libůstky“, jež zcela nepravidelně vykazoval, se pro praktické použití nehodil. Detektor Ferrieův (platinové elektrody o různém povrchu, ponořené do slabého roztoku kyseliny sírové), jež Němci též nazývali Schloemilchovým, vyžadoval proměnného pomocného napětí, a často jediným silnějším vlivem atmosférické poruchy byl zničen. Tato nevýhoda byla odstraněna sice u detektoru karborundového, jež dával také při dopadu silných vln hlasitou reprodukci, ale pro slabé vlny byl poměrně necitlivý a musel být mimo to často nově nastavován do citlivé polohy. Galenitový detektor byl

by asi nejlepším z těchto všech, nepotřeboval pomocného napětí a byl citlivý i pro vzdálenější stanice. Nevýhodu hledání citlivého místa se však nepodařilo odstranit ani při tomto detektoru. Detektor De Forestův, audion v původní formě, nedoznal u nás většího rozšíření. Nebudeme se tedy o něm zmiňovat, podobně jako o jeho předchůdci, detektoru

Flemmingově. Kdo prodělal tyto obtíže, ocení nejlépe výhodu vysokoevakuované žárovky třifelektrodové, jež první poskytla nám detektor vlastností konstantních. Při popisu funkce elektronových žárovek jsme podotkli, že působí bez jakéhokoliv zdržení, okamžitě. Je-li třifelektrodová žárovka vhodně zapojena, vyzkouší učinek detektující. Základní způsoby detekčního spojení jsou dva, první tak řečený „na anodu“ jest méně citlivý a proto čím dálé tím více pomíjen. Druhý způsob „na mřížku“ řečený, spočívá v tom, že síťka vlivem proudu elektronů nabude negativního náboje, čímž se anodový proud změní. Mřížka jest spojena na přijímač přes malý kondenzátor, jehož polepy vlivem vysokofrekvenčních oscillačí se nabijí střídavě pozitivně a negativně. Předpokládejmež, že jeden z polepů, a to třeba ten, jenž je připojen na síťku, má pro určity okamžik pozitivní náboj. Opačný polep nabude tedy náboje opačného, a po-

sitivní elektřina přejde na síťku. Tím se stane síťka méně negativní a propustí více elektronů, čímž se anodový proud opět sesílí, čímž automaticky vezme síťka opět negativní elektřiny. Po dokončení pozitivní změny bude mít kondenzátor opět nulové napětí. Tím dostane opět pravý polep toto napětí, dříve na síťku odpuzená kladná elektřina ji opustila.



Obr. 1. Lee de Forest,
vynálezce audionu.

Negativní elektrony na sífce nejsou více proti-nábojem na ní přidržovány a zabraňují prů-chodu anodového proudu opět zvětšenou měrou. Když nastal případ, že jeden polep obdrží negativní napě-tí, pravý polep nabude pozitivní elektřiny, při čemž negativní pěje se na sífku. Vlivem sesi-lení negativního náboje sífky zmenší se opět anodový proud. Nabude-li polep opět plnou hodnotu potenciálu přívodního, přijde negati-vní elektřina z protilehlého polepu opět na první polep zpět. Negativní náboj sífky má touž hodnotu, jako po skončení první změny. Při každé další negati-vní změně stoupne tedy negativní napěti sífky, čímž se způsobí trvalý úbytek elektro-nového proudu v rytmu střídavém. Sífkový kon-densátor je shun-tován velikým odporem, jímž se vyrovnaná negati-vní náboj sífky během obou oscilací, čímž anodový proud nabude zmenáhla svoji původní hodnoty. Anodový proud dozná kolísání v rytmu počtu jisker vysílače — předpoklá-dejme pro jednoduchost prozatím tlumený vysílač — a v telefonu, jež jest zapojen v anodovém okruhu elektro-

nové žárovky, budeme slyšet vysílač podobně jako když přijímáme krystalovým detektorem. Dopadají-li na přijímač, jež ku detekci používá trielektrodové žárovky, netlumené vlny, nastane vlivem stálého vyrovnavání přes shuntovací odpor rovnovážný stav, takže ne-slyšíme v telefonu žádného zvuku. Abychom i netlumené vlny mohli telefonem přijímati, rozdělime je v přijímací stanici v podobné vlny, jako dříve uvažované netlumené. To se děje pomocí netlumených vín, vyvozovaných na přijímací stanici samé. Kmitočet těchto vín volime větší než menší než mají vlny dopada-jící, rozdíl budiž v hra-nici akustických tonů, čímž dostaneme v te-lefonu měkký zvuk, jehož výše se právě řidi dle rozdílu kmitočtu. Těž lampy, již užíváme ku detekci, může-me použiti ku vyvo-zování lokálních oscil-ací; konstrukce přijímače se pak nazývá zpětnovazební a je velmi výhodná pro vlny asi do 8000 m, jelikož poskytuje mimořádná sesílení, zejména pro slabé stanice netlume-né. U stanic tlumených však pozměňuje pů-vodní ton vysílače v ton šustivý. —ek



Obr. 2. Největší a nejmenší vysílací elektronová lampa systému firmy Dr. Erich F. Huth.

Elektronové lampy v přesoceánské službě.

Velké elektronové lampy, o kterých jsme měli příležitost referovati v „Nové Epoše“, byly podrobeny zatěžkacím zkouškám v prak-tickém životě. A sice ve stanici v Rocky Point, Long Island, která náleží Radio Corporation of America. Korespondováno bylo s Anglií a s Německem. V činosti byly tři 50 KW usměrňovací lampy a šest 20 KW vysílacích lamp. Zkoušky dopadly k úplnému uspoko-jení, jak už očekáváno po předchozích zkouš-kách v laboratoři.

Připravy k sestavení pokusné stanice pro nové lampy byly skončeny v prosinci 1921 výzkumnými a inženýrskými odděleními General Electric Co. a Radio Corp. of America a po té ihned přikročeno k této nejvýš choulostivé a zvláštní práci v Schenectady, N. Y. Práce šly vpřed náležitým tempem a již v květnu 1922 bylo možno tuto novou stanici instalovati v radiocentrále v Rocky Point; v červenci, když stanici navštívil senátor Marconi, dály se již předběžné zkoušky.

Vysilací zařízení je toho času složeno ze tří lamp po 50 KW, které americký odborný svět jmenuje kenotrony a jichž se užívá jako usměrňovačů. Stanice dále obsahuje šest pliotronů po 20 KW, název to elektro-nových lamp ve funkci generátorů netluměných kmitů. Oba druhy lamp pracují s anodovým napětím 15.000 V a mají anody chlazené vodou. Za účelem pokusů s tímto novým lampovým vysílačem bylo užito $1\frac{1}{2}$ milí dloně antény, napjaté na šesti věžích výšky asi 130 metrů ve zmiňné stanici v Rocky Point. Práce korunována úspěchem a tak bylo možno pomocí lamp proháněti anténou 350 ampérů.

Zařízení bylo sestaveno tak dobře, že te-legrafista, obsluhující automatický vysílač klíč v ústředně v New Yorku, ani nevěděl, že ovládá lampový vysílač. Zvěděl to teprv z úst inženýrů po skončených zkouškách.

Když ani z evropské strany od anglických a německých operátorů nebyly sděleny žádné poznatky změny jakosti a síly vysílače, shodli se američtí konstruktéři v tom, že značky vysílané lampami vyrovnaní se úplně značkám vysílaným vysokofrekvenčními alternátory.

V historii radiotelegrafie byl to první případ co bylo možno udržet v chodu vysílač s elektronovými lampami tak dlouho a na tak velkou vzdálenost (New York—Německo). Americké elektronové lampy pro velké výkonné mají velikou přednost svoji vnější anodou, poněvadž lampy jest potom možno chladit účinně vodou na místě dřívějšího chlazení jen vzduchem. Konstrukce těchto lamp má co děkovati úspěchu výzkumného a vynalézavého genia, který dokonale rozrešil postup zatahování mědi ve sklo.

Jako obvykle následují v americkém článku posudky různých oborných veličin. Alexander, tvůrce vlastního typu vysokofrekvenčního alternatoru, vzpomněl při té příležitosti na poměrně krátkou dobu, jež vedla od malé lampy, jakou jest audion k lampám pro velké energie. Dr. Langmuir řekl: „Jsem velice potěšen, ale nikoliv překvapen úspěchem lamp. Je to jeden ze stavebních kamenů budovy pokroku a mnohaletého vývoje. A uděláme ještě větší lampy, bude-li jich zapotřebí...“

Úspěch nových elektronových lamp má největší význam pro přesoceánskou radiotelefoniю. —čka.

Z C E L É H O S V Ě T A.

Situace u nás: nezměněna. Jak jsme již psali, jde to pomalu. Různé ty komise ministerstev se dosud nesešly. Doufajme, že to ale bude už brzo. Předběžné informace vyznívají v ten smysl, že stanice amatérské budou povoleny, nehlášené však stanice budou přísně stíhány. Jakmile se nám dostane příslušných údajů, vydáme jednotné přihlašovací archy, které zašleme všem přihlášeným členům Radioklubu bez dalšího vyzvání. Veškeré poplašné zprávy o zabavování stanic, o konfiskaci „Nové Epochy“ a „Radioamatéra“ jsou naprostě bezpodstatné. Zabaveny (dle informace z ministerstva) byly jen 2 amatérské stanice na Slovensku a to lidem podezřelým z maďarství a velezrádných styků. — Továrna Elektra v důsledku dražšího nákupu potřebných materiálů zdražile (prý přechodně) přijímací lampy. Současně však můžeme s potěšením konstatovat velké zlepšení kvality lamp, které se nyní účinně nejen rovnají německým a francouzským, ale v mnohem je i přední. Doufajme, že brzo budou moci konkurovat i cenou, zvláště až bude příkročeno k seriové výrobě, neboť dosavadní výroba nestačí poptávce a objednávky lamp možno využít jen postupně během 3—4 neděl.

Čtyřlampová stanice. Dokončení popisu, které se zdrželo z technických příčin, bude otíštěno v příštím čísle. Výsledky získané touto stanicí jsou přímo skvělé, neboť lze s ní slyšet nejen většinu evropských stanic telegrafických, ale i telefonii reprodukuje jasné a zřetelně, bez šelestů. Tak jsou slyškoncerty z Königswusstenhausenu, koncerty Radioly z Levallois, hollandské z Haagu, meteorologické signály Nauenské i Pařížské. — Jak je snad známo, hodí se tyto čtyřlampové vysokofrekvenční odpovědové stanice výborně k zachycování vzdálených stanic, které dokonale sesiluje. Přidáváním dalších lamp vysokofrekvenčních odpovědových se již amplifikace nezvětšuje, lze však přidáním jedné lampy nízkofrekvenční transformatorové zvýšit sílu zvuku. Návod podáme co nejdříve.

Radio sprostředkovatelnou práce. Radiostanice pro námořní službu v Anacostii (to se rozumí, že v Americe) je prvnou, která užívá radiotelefonie, aby opatřila vysloužilým námořníkům zaměstnání, oznamujíc s pravidelným denním pořadem seznam jmen a dovednost vysloužilců, kteří hledají práci. Záhy po zavedení služby došly četné poptávky

zaměstnávatelů. Tento počin má prý být začátkem k využití radiofonu, jako sprostředkovatele práce a tím jako sociálního prostředku v rukou vlády, který slibuje být účinnější, než-li noviny. —čka.

Život audionů*). Údaje v článku otiskovaném v 3. čísle „Radiohlídky“ Prací a vynálezů, nesouhlasí se skutečností. Kratší život audionových žárovek, je dle nyní obecně přijatého názoru zaviněn mohutnějším průběhem „sintern“ a nikoli snad desintegraci, jak v citovaném článku uvedeno. Nejpřesnějšími metodami nepodařilo se zjistit, že by elektronickým rozprašováním (desintegraci) ubylo hmoty vlákna. Věta, „čím jasněji vlákno září, tím většího přenosu elektronů se dosáhne a tím větší bude detekční, resp. amplifikační účinek audionů“, obsahuje tři nesrovnatosti. Předně nesrovnatost s dalším odstavcem téhož článku, kdež se tvrdí, že při teplotách vlákna přes 2100°C , emisse elektronů opět rychle klesá. Další nesrovnatost se skutečnosti: Jelikož přenos elektronů jest odvísly také od jiných činitelů, než od teploty vlákna, hlavně na vzájemném potenciálu elektrod lampy. Detekčním účinkem rozumíme účinek usměrňovací. Maximální usměrnění možno dosáhnout, usměrnění dokonale přiváděný proud. Tedy není možno, aby byl tím větší detekční účinek, čím více vlákno září. Amplifikační účinek audionů jest odvísly v prvé řadě od t. zv. amplifikačního koeficientu dané lampy, který jest pro dané proudové poměry prakticky konstantní. V praxi pak denně pozorujeme, že se nesrovnává se skutečností v článku uvedené pravidlo, že by při větším vyžávavání audionů tyto vždy více seslovaly. Další nesprávnost: „Se stoupající teplotou vlákna počet vydaných elektronů stoupá pra-

*) O tom, jak některé t. zv. odborné listy informují své čtenáře v „radiohlídkách“, svědčí následující přípis, který jsme obdrželi, a který otiskujeme ne snad z touhy po kritice listu, který se první počal opírat po Radioamatér, ale z nutnosti informovat správné čtenáře. Život audionů je velmi důležitým pro amatéry, neboť audiony stojí ještě mnoho peněz a omyly obsažené ve zmíněném článku byly by s to přivedit zkrácení jejich doby svítivosti. Omyly ty nejsou ovšem ku podílu v listě, který nemá odborného vedení, ofiskuje články diletanů zápasících ještě s krystalovými detektory a čerpačicemi svou moudrost z nekontrolovaných článek amerických revu „Broadcastingu“, „Wireless Age“ a j. Ve své neinformovanosti však neví, že je rozdíl mezi poměry americkými a našimi, jak do počtu, tak intenzity a druhu stanic. Redakce.

videlně až k určitému bodu ca 2020°C , ale pak rychle klesá“. Také vyobrazená křivka, jež má patrně znázorňovat emissní proud jako funkci teploty kathody pro $E_{a0} = \text{konst}$, neodpovídá skutečnému průběhu této veličiny při nasycení napěti anodickém u vysokoevakuační trubky. Růž. Volfová.

Meteory. Mezi Amerikou a Francií byla uzavřena úmluva o vyměňování meteorologických zpráv (krátce „meteori“) přes oceán, takže se nyní denně pomocí radia vyměňují meteorologická data mezi stanicemi Annapolis a Bordeaux a jinak z Lyonu do Bar-Harboru. Tyto údaje mají zejména důležitost pro Evropu, protože většina poruch a bouří se ubírá od západu k východu. A bouře, překřížovavše Atlantik, mají vliv nejen na utváření se počasí na pobřeží, ale účinkují daleko do vnitrozemí. Zprávy, srovnány a upraveny francouzskými experty, jsou rozesílány každého dne Eiffelovou věží, aby sloužily západním krajům Evropy. —čka.

Radioamatéři ve Švýcarsku mají dosti těžké starosti při zakládání stanic ve své mateřské zemi. Švýcarsko, jak dostatečně známo leží v srdci největších horských velkánů a vysoké hory mnohým švýcarským amatérům přijímání velice ztížují, ne-li znemožňují. Jinak v kotlině řeky Rhone a kolem Bernu mají kroužky amatérů příležitost naslouchati radiotelefonům novinkám a občasným koncertům, které jsou na večer vysílány 1,5 Kw radiofonním vysílačem Eiffelovy věže v Paříži. Zplývá-li do vysílače nějaký významný zpěvák na místě gramofonových kousků, je to prý pro švýcarské amatéry událostí a posilou v jejich nezměrném optimismu. Jeden pražský amatér přijímá také koncerty vysílané z Paříže. Přijímač: amatér, výr., čtyřlampový vysokofrekv., za příznivých okolností stačí reakční s 1 lampou, vnější anténa, hudba zni dobré, řeč špatněji. Poplatky, které švýcarští amatéři platí toulou dobou vládě jsou: při koupi stanice 5 švýc. franků a roční taxu 10 švýc. franků (platy zaměstnanců jsou ve Švýcarsku poměrně vyšší, než-li u nás). —čka.

Z laboratoře Nové Epochy. Celá řada našich odběratelů objednala si různé pomůcky, které nebylo možno dodat pro nedochvilnost továren. Dnes posléze jsou všechny včetně skladě a lze využívat ve velmi krátké době. Upozorňujeme na dnešní ceník.