

# RADIOAMATÉR

Časopis pro radiotechniku a obory příbuzné

5

Ročník XXV • V Praze 1. května 1946

## OBSAH

Z domova i ciziny . . . . .	106
Praxe magnetického záznamu zvuku . . . . .	108
Vlastnosti a použití suchých usměrňovačů . . . . .	111
Transformace seriových impedancí v paralelní . . . . .	113
O pripojování dalších reproduktorů „Myslicki střela“ . . . . .	114
Řešení problémů zrcadlových kmitočtů u superhetů pro příjem krátkých vln . . . . .	116
Cívkový karousel s šesti rozsahy . . . . .	121
Voltampérmetr pro tónové kmitočty . . . . .	123
Opět jedinou DVOUKRYŠTAL . . . . .	124
Petr Iljič Čajkovskij . . . . .	126
Třiflamentovka na sif s dvěma obvody . . . . .	128
Bateriový zesilovač ke krystalce . . . . .	128
Transistor . . . . .	129
Právní otázky amatérské stavby příjimačů . . . . .	130
Na všechny vlnách . . . . .	131
V Praze před rokem . . . . .	131
Obsahy časopisů, Nové knihy . . . . .	132
Prodej - kupuj - výměna . . . . .	133

## Chystáme pro vás

Theorie magnetického záznamu zvuku • Co je motýlový obvod • Amatérsky vyrobený kondenzátor pro ukv. Všeobecná levná zkouška • Radiotechnický voltměr nové úpravy, pro domácí výrobu • Novodobé elektrické pajedlo.

## Plánky k návodům v tomto čísle

Cívkový karousel, kopie výkresu v měřítku 1:1, Kčs 10.—. • Dvoukrystal, schema i plánek v původní velikosti Kčs 10.—. • Třiflamentovka s dvěma ladícími obvody a třemi rozsahy na střídavý proud, jen schema, Kčs 10.—. Plánky zaslává přímo odběratelům redakce Radioamatéra za částku, zaslávanou spolu objednávkou v bankovkách nebo v platných poštovních známkách, a zvěřenou při každé zásilce o Kčs 3,— na výlohy se zasláním.

## Z obsahu předchozího čísla

Dokončení theoretické statí o reproduktorech. • Výpočet resonančního opravného obvodu pro zesilovač s širokým pásmem. • Magnetický stabilisátor střídavého napětí. • Bateriová dvoulampovka ze stavebnice DKE a vestavění krátkých vln do tohoto příjimače. Všeobecný přístroj k hledání poruch v příjimačích. • Zapojení dvoulampovky s elektronkami VF7 a VLA (VL1), dvoulampovky s ECL11, usměrňovače pro reproduktor, zdroje pilového napětí pro obrazovku s jedinou vakuovou elektronkou. • Dokončení anglicko-českého radiotechnického slovníku.

**R**adiotechnika, nejmladší, ale nejrozvinutější obor průmyslový, dobývá stále nových úspěchů v technice, která, zdá se, pokračuje mlouvými kroky ve všech odvětvích. Jsou to nejen úspěchy na poli všeobecné techniky, jimiž byl celý svět překvapen a ohromen, jsou to i nové pokroky v oboru směrového vysílání a řízení letadel, a v nemenši míře i v televizi. Již před druhou světovou válkou byl radiotechnický průmysl ve Spojených státech důležitým hospodářským činitelem, jehož výsledek stále verůstal, a vyzkoušal závažné hospodářské položky zisku. Radiotechnika je ovšem jedním z technických oborů, který, má-li být dobré zvládnut, vyžaduje nejobjasnější průpravu theoretickou, a ve speciálních odvětvích klade i značné nároky na vzdělání matematické. U tohoto oboru je tedy více než jinde zapotřebí velmi důkladného školení odborného, jež se jen zvolna vyvíjí a jest

## RADIOTECHNIKA V ČS. ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ

zařídilo pro své zaměstnance ministerstvo pošt. Škola je na úrovni škol pokračovacích, a je velmi dobře vybavena.

Zvláštní kapitolou našeho školství odborného, a to nejen z oboru radiotechniky, ale i jiných oborů, je vybavení škol laboratořemi a přístroji měřicími i demonstračními. Výzbroj laboratoří je všude nedostatečná, ba ani demonstrační přístroj není dostatek, a přece v oboru, kde žáci pracují s veličinami pomyslnými, které lze si představit primativně jen na základě zjednodušeného a nedostatečného mechanického modelu, je naprostou nutností alespoň experimentální důkaz. Každý profesor odborného učiliště ví, jak velkou potřebu působi žáku představa vektoru napětí nebo proudu, jejich vzájemný fázový posuv, a také potvrdí, jak se výklad usnadní jednoduchou demonstraci

průběhu těchto věcí na elektronovém osciloskopu.

Dnes bude těž-

ko doplňovati sbírky a laboratoře, když se hlásá heslo „šetřit“, ale šetřit by se mělo na místech jiných, neboť technický pokrok je dnes základem blahobytu státu. Jistě je nutný požadavkem, aby o věcech výzbroje odborných škol rozhodovali ti, kdo k technice mají kladný poměr, a kdo poznali dokonalá zařízení odborných škol v cizině, nebo třebaž jen zařízení v laboratořích pro odborné kurzy Němců.

Jinou stránkou, která značně brzdí pokrok technický ve všech oborech, je nedostatek odborných knih a učebnic. Dobré starší knihy jsou úplně rozebrány, nové se netiskou, a cizí literatura je prostě nedosažitelná pro přílišnou drahotu a nemohnost dopravy.

Přes tyto obtíže lze doufati, že časem se poměry zlepší, styk s ostatním technickým světem se uvolní a pronikně všeobecně platný názor, že záchranu státu leží především v intensivní práci technické a v dokonalé technické přípravě žactva, na niž šetřit by bylo velkým omylem.

Prof. Ing. F. Milinovský.

HLE, NEŽ JSME SE NADÁLI, uplynul rok od událostí hrůzných i slavných, jimiž nás národ prošel jako branou z temnot do slunečního svitu svobody. Oněch dvanáct měsíců uběhlo jako krátká chvíle, a kdyby se v paměti nerozvijelo bohaté pásmo živých událostí, snad bychom všichni podleli dojmu, že to vše bylo teprve včera. Uplynulých dvanáct měsíců splnilo štědře naše opravně tužby a rozumná další každý nový den pfinával další milá překvapení. O svou budoucnost musíme ovšem ještě bojovat, nebudete to však boj nad naše síly, i když si vyžádáte plné výpětí sil nás všech. Tímto číslem uzavíráme první dvanáctero sešitů, vyšlých od osvobození. Jejich rozsah, 154 stran textu loni a 150 letos, je víc než trojnásobek posledních ročníků všeobecných. A to vše v době, kdy ještě zápolíme s důsledky všeobecného všeobecného zchudnutí a kdy musíme dodržovat, i snášet nejrůznější výrobni omezení. My všichni, kdo milujeme svůj krásný pracovní obor, vynasnažíme se přispět dobrou prací a rozvojem svých schopností k prospěchu našeho státu. Budeme potírat povrchnost, prozatímnost, ledabylost a diletantství všude, kde se s ním setkáme, zejména také sami u sebe, tak, aby čas a peníze, které své zálibě věnujeme, nebyly promrhaný.

Vlastní svou školu odbornou, kde radiotechnika je jedním z hlavních předmětů,

# Z DOMOVA I CIZINY

## První olaštooky

Z nejmilejších procházků každého radioamatéra je ohlídká výkladní skříní radiových obchodů. Za okupace nebyla tato zábava zvlášt' bohatá, zato po osvobození rozkvetly výlohy hojným a rozmátným trofejným zbožím, které naplnilo nadšením radiotechniky hladovějící po součástkách a způsobilo život a jisté vitanou konjunkturu v obchodech. Leckterý cenový zjev mohl sice staršího pamětníka překvapit, radioamatérům však nevadil, a poloprázdné kuželské zásuvky už zase utěšeně bobnají. — Nadbytek výprodejního zboží nám působil stároste: co bude, až zásoby dojdou? Jak dlouho budeme čekat na nové zboží standardní, jehož stálá dodávka by nám všechno umožňovala souvislost prázdi? Zdá se však, že se tyto obavy nestanou těžkou skutečností. Jako první vlaštooky objevily se za výlohama reproduktory a dnes si Pražan může opatřit „dynamik“ permanentní i buzený za cenu takřka mírovou. Jinde jsme zahlédli nové transformátory všech druhů, nadbytek žárovek pro 40 mA, asynchronní gramofonový motorek, elektrolytické kondensátory, železová jádra i běžné cívkové soupravy nové mírové výroby, nadbytek nejvíce drážších elektrických pajedel, nová sluchátka pro krystalkáře, ale také usměrňovačky AZ1 a AZ11 (kolik že jste za ni zaplatili ještě před rokem?) a jiné vzácné elektronky až po řadu K, moře banánků a zástrček, ba i měděný drát a vf. kablik. V mnohem ještě převažuje množství nad jakostí, v leccěs oboji žalostně pokulhává (viděli jsme s politováním nevalné převodové stupnice, ještě k tomu s německými jmény zdejších vysílačů), avšak i tu s radostí pozorujeme, jak si rostoucí vybíravost zákazníků vynucuje lepší jakost a jak se tomuto požadavku výrobci celkem ochoťně přizpůsobují. A dále: obchody jsou otevřeny do šesti hodin, takže máme po práci přece ještě chvíli na prohlídku a nákupe. Zdá se, že brzy budeme mít dobré, ať chceme nebo ne.

A ještě jedna radostná novina. Dne 12. dubna zaslechlí jsme z rozhlasu hlášení, jímž nuselský radioklub svolává své členy k zahájení klubové práce. Měli jsme již příležitost přednест svůj názor na nezbytnost všeestranných radioamatérských kroužků pro výchovu dorostu; krátké vysvětlení zkušenějšího druha v přáteleckém prostředí vydá mnohdy více než celé stránky knihy. Vítáme proto zahájení Nuselských a přejeme si, abychom brzy mohli podobné zprávy zaznamenat i z ostatních oblastí našeho státu.


**O**d 1. dubna t. r. byl u nás zvětšen rozhlasový poplatek na Kčs 25,— měsíčně. — Připomínáme zájemcům o radiotechniku, že rozhlasová koncese pro posluchače je nutná k tomu, aby směli přechovávat přiměřené množství nových a použitých radiových součástek a přístrojů přijímacích. Stačí k tomu však koncese, znějící na hlavu rodiny, pokud radioamatér pracuje doma, v bydlišti své rodiny. Pokusy s vysíláním jsou zatím zastaveny a v budoucnu je směř provádět jen majitel vysílaček koncesí amatérských, které vydává po splnění předpokladů ministerstvo pošt. Amatérské vysílání na libovolném pásmu a s libovolným, třeba malým zařízením, má po zjištění kontrolní službou nepříjemné důsledky soudní.

**B**ritská rozhlasová společnost BBC zahájila pokusné vysílání televizní, které bylo počátkem války přerušeno. Účelem je vyzkoušet vysílači i přijímací přístroje, aby mohlo být zahájeno vysílání pravidelné, s nímž se počítá již v květnu až červnu t. r. Válečný roz-

voj vysílací techniky velmi krátkých vln bude mít podle názoru odborníků nepochybný vliv na jakost nových televizních přenosů. BIS

**F**ederal Telecommunication Laboratories vyvinuly pro společnost CBS (Columbia Broadcasting System) vysílač pro barevnou televizi. Přístroj pracuje na 490 Mc/s s výkonem 1 kW. Na zesilovacích a koncových stupnicích se používají nových ukv. triod 6C22, zhotovených zvlášt' pro toto televizní pásmo. Obrazová část vysílače byla zdokonalena přímou vazbou, která umožňuje zosilovat a přenášet i stejnosměrná napětí. Obrazy vynikají proto neobvyčejnou gradací (poměr černá-bílá) a mají velmi jemné zrno. Pro toto pásmo zhotovila CBS též nové televizní přijímače, které dovolují příjem jak barevné tak černobílé televize v rozsahu 480—920 Mc/s. (Summaries of Technical Papers I. R. E.)


-rn-

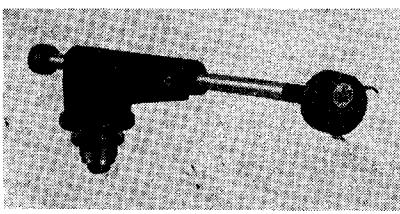

**I**ak se zdá, vyhrává všeude na světě soutěž dynamické snímací přenosu. Náš obrázek ukazuje výrobek švýcarské firmy Electronic. Raménko váží 35 g a tlak na trvalý satinový hrot může být zmenšen nastavitelnou pružinou až na 4 g. Uložení systému nepoužívá gumy ani jiných s časem proměnlivých hmot; ložiska jsou z kamenů, jako u hodinek a médičních přístrojů. Kmitočtová charakteristika je přímá v mezech 3 dB od 20 do 10 000 c/s, přenoska dává 0,015 V na odporu 200 ohmů.

**R**adar, jedna z rozhodujících zbraní této války, nastupuje ke svým úkolům mírovým. Zdokonalené přístroje, k jejichž obsluze a využití postačí jen zavícené síly, montují se na britské obchodní lodi a pomáhají s naprostou spolehlivostí překonávat nesnáze přistávání v mlze nebo potmě, upozorníjí na blížící se překážky při plavbě na šířinu moři a zdá se, že přinesou bezpečnosti lodní dopravy přispěvek asi tak významný, jako kdysi zavedení rádiového spojení. BIS

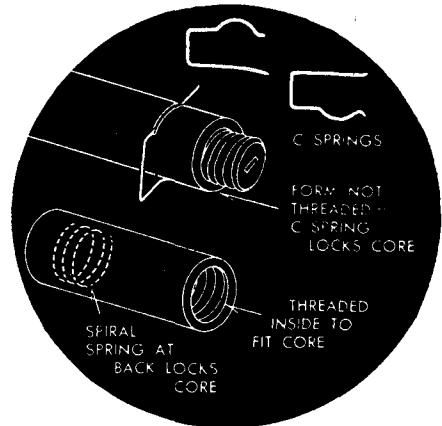● Důležitost křemenných krystalů pro vojenské přístroje dokládá zpráva Telecommunication Quartz Committee, podle níž byla roční výroba 1938 10 000 výbrusů, kdežto v r. 1944 již jeden a čtvrt milionu.



Ve velkém počtu rozmanitých úprav, kterých používají Američané pro nejúčelnější využití železových jader, stojí za ukázkou dva způsoby provedení držáků šroubkových jader. Horní držák nemá závit, je v něm jen úzký zářez, do něhož zapadá pružinka z drátu. Po zašroubování jádra zářízne se pružinka do jeho závitu a dovoluje měkký pohyb, snadné šroubování a vymezení výlo. Dolní úprava má závit v celé délce a výlo je vymezena šroubovicovou pružinou, která těsní závit. Tyto úpravy mají ovšem vliv na jakost obvodu, používají se jich patrně tam, kde její mříkné zhorení nevadí. Zejména první úprava hodí se dobře i našim domácím pracovníkům.


**N**ové magnetové slitiny (alnico 5) dovolují i novou úpravu stálých magnetů pro reproduktory. Až dosud jsme viděli magnetové kroužky (prstence), kdežto příruby a trn byly měkké. Nová úprava (na p. Cinaudagraph Speaker, Inc.) má trn z magnetické slitiny, ostatní části jsou měkké. Magnetová kostra je podstatně menší a lehčí.

**P**ro americké krátkovlnné amatéry zkonstruktovala Plymol Corporation skládací dřevěný antenní stožár. Je zhotoven z dýhy, svinuté do trubky, skládá se ze čtyř dílů a jeho celková délka je asi 5 m. Zakotven je čtyřimi lanami a bezpečně vydrží výšku až o rychlosť 160 km/hod. Jelikož je velmi lehký, po hodině se vztýčuje a přemísťuje a proti kovovým stožáru má ještě tu velikou přednost, že nevede rušivá napětí a nerozlaďuje UKV anteny.

**R**adio Receptor Company užívá pro své nové selenové usměrňovače aluminiových destiček místo železných; tím klesla váha asi na třetinu. Usměrňovače jsou úplně hermetické a pracují spolehlivě ve všech klimatických — polárním i tropickém. Firma je dodává ve všech provedeních pro proudy od 25 mA do několika set ampérů.

**N**a sjezdu amerického svazu elektrotechnických inženýrů (I.R.E.) předvedl G. M. Lee (Central Research Laboratories) osiloskop pro přímé pozorování mikrovln s do 10 000 Mc/s a jevů krátkých  $10^{-9}$  sec. Nejzajímavější částí přístroje je časová základna s frekvencí pilových napětí 3000 až 10 000 Mc/s (!). Používá tři tetrod s elektronovou optikou. (Waves and Electrons, příloha Proceedings IRE, únor 1942).

Ve zprávách o nových vojenských přístrojích jsme se již zmínili o neobvykle malých anodových bateriích s poměrně velikým napětím a značným obsahem energie. Připojený snímek ukazuje jeden ze způsobů, jímž je tohoto výsledku dosaženo. Namísto obvyklých válcových článků, které dávají špatné využití mísita (asi třetina prostoru jsou kouty, karton a záliv), jsou anodové baterie Eveready složeny z článků plochých, které využívají místa tétož úplně.

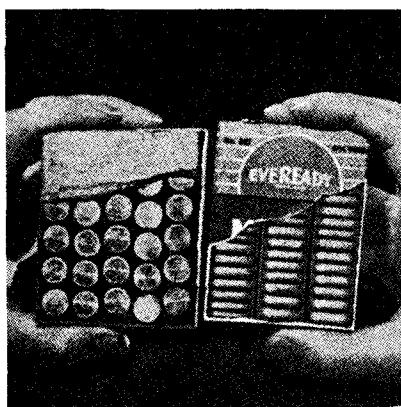

**Z**nejposlednějších válečných vynálezů, jež jsou nyní uvolněny z tajného seznamu, je systém ANRAC, k dálkovému zapínání a vypínání námořních pomocných zařízení, jako jsou zařízení pro majáky bez posádky, světelné bójí, výstražná zvuková zařízení atd. Děje se to s pomocí řady kodových radiových signálů, vysílaných z ústřední stanice. Slovo ANRAC je odvozeno z počátečních písmen Aids Navigation Radio Control (Radiové řízení pomocných námořních zařízení). Tento systém byl zaveden pobřežními hlídkovými oddíly Spojených států v Pearl Harbor, na Midway v určitých úsecích Aljašky a na některých ostrovech jižního Tichého oceánu, jakž i na obou březích Spojených států tak, aby různá námořní zařízení mohla být dálkově zapínána pro lodí spřátelecnych mocností a vypnuta, aby nedobrovolně nesloužila nepřáteleckému loďstvu. Očekává se, že v době míru budou sloužit tyto vynálezy k úspore provozu v podobných případech, jako je na př. rozsvícení a zhasnání osvětlení, nahrazující světlo přirozené.

USIS



**Z**ajímavou konstrukci spodků pro elektronky uvedla na trh Cinch Manufacturing Corp. a Erie Resistor Corp. Sokly jsou zhotoveny z nového isolantu plexicon a úprava dotyků dovoluje použíti jich jak pro oktaľovou tak pro lokačovou (asi jako naše U21) serii. Kolem dotykových per jsou dutiny, do kterých je možno vsunout malé trubičkové filtrační (by-pass) kondensátory o kapacitě až 1000 pF. Tím se, podle prospektů jmenovaných firem, nejen značně zjednoduší montáž a zmenší velikost přístrojů, odstraní se však též současně škodlivé zjevy, vzniklé dlouhými přívody a nevhodnou montáží a uzeměním filtr, kondensátorů.

-rn-

**K**mohým vynáležům, k nimž se dospělo na poli atomové vědy, řadí se též stroj na třídění atomů, jímž byl oddělen uran 235, používaný k výrobě atomových bomb. Stroj využívá různé atomové vahy jednotlivých atomů. Aby bylo dosaženo oddělení U 235, byl uran veden v plynné formě do vakua. Zde byl rozbít elektrickým obloukem, jenž nabíjí každý atom elektrickým nábojem. Magnetické pole působí, že se atomy pohybují v kruhových drahách, a jejich radius se různí podle atomové vahy a elektrického náboje. „Přijímací krabice“, umístěné v různých drahách, žádáne atomy sbírájí.

USIS

**P**rosté ale významné zdokonalení sluchátek jsme zahlédli v únorovém čísle QST, 1946. Týká se sluchátek a jejich přívodu. Nepozorovali jste také, jak nepříjemně se sluchátka nasazují, jestliže se jejich rozcítěný přívod zkroutí? Jaké je to zápolení, roztáčení šňůr, kroucení hlavou a odstraňování šňůry zpod nosu a od očí! Nuže, všecky tyto nesnáze odstraní jednoduchý trik: místo rozcítěného přívodu je šňůra k jednomu z obou sluchátek a odtud pokračuje po náhlavním pásku k druhému. Zkuste to upravit na obyčejném sluchátku, a podívíte se, že na to nepřišli výrobci už dávno.

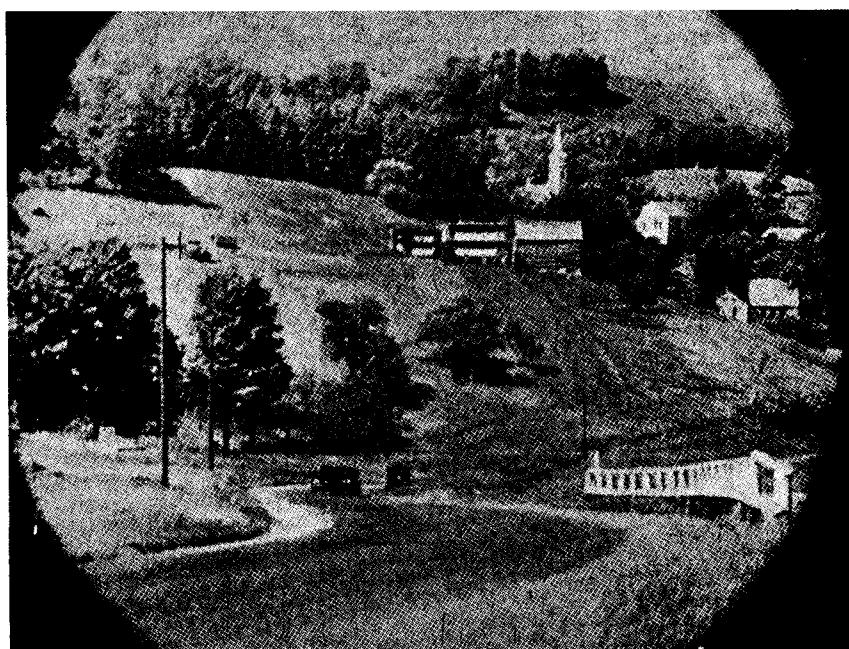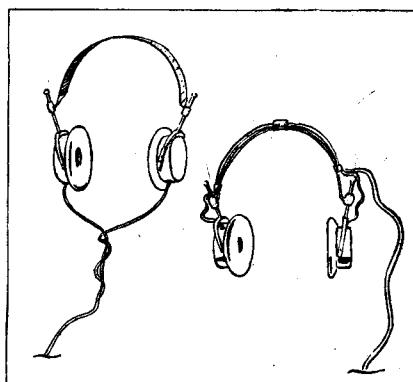

Odečtete-li zhoršení, způsobené dvojí reprodukcí, a znásobíte-li rozměry obrázku dvěma, získáte představu o vzhledu dnešních televizních přenosů v USA. Obrázek má 441-řádkové členění a na jeho původní reprodukci v časopise Waves and Electrons (leden 1946, USA) nebylo téměř možné rozpoznati rastrování. Křížková struktura našeho obrázku vznikla kombinací štěčkových rastů při dvojí reprodukci tiskem, a nesouvisí s členěním televizním. Původní obrázek se podobá mřínce neostře zvětšené formátu 18×24 cm, s dosti bohatou stupnicí odstínů, z které lze soudit na poměrnou dokonalost obrazu na stínítku.

### Model televizních obrázků

V poslední době snaží se američtí technikové co nejvíce zdokonalit dosavadní 441-řádkový televizní systém. Pro tyto výzkumné práce zhotovily různé laboratoře více či méně dokonalé „modely“ televizních obrázků. Obrázkovým základem této zařízení jsou většinou normální filmy 35 mm. Takový model umožňuje totiž snazší studium většiny jevů, které se vyskytují při televizním přenosu a jejich teoretický výklad na základě zákonů mechanických a optických.

Popis dokonale propracované metody pro získání takového modelu uveřejňuje v lednovém čísle Proceedings of the I. R. E., R. E. Graham a F. W. Reynolds. Pro vytvoření obrázků používají normálního filmu. Charakteristickou zrnitost televizních obrázků získávají s pomocí prostorové mřížky, přes kterou prochází světlo z projektoru dříve než dopadne na projekční stěnu a umístěním projekční plochy před optické ohnisko objektivu.

Na tomto modelu studovali autoři skreslení vlivem nedokonale potlačeného paprsku při zpětném pohybu, který vytváří na obrázku jakési moiré.

K článku je připojen rozsáhlý matematický rozbor methody a mnoho fotografií skutečných a „napodobených“ charakteristických televizních „fotografií“. Obrázky prozrazují, že americká televizní norma je značně dokonalá. Obrázků jsou ostré, jasné, mají dostatečnou gradaci a poněkud patrná „zrnitost“ asi, hlavně při pohybujících se scénách, nevidí.

O. Horná.

### Trimry se záporným teplotním součinitelem

Anglická firma Erie Resistors Corp. uvedla na trh zvláště malé ( $\varnothing 10$  mm a délka 15 mm) keramické trimry — 5—30 pF a 8—50 pF s negativním teplotním součinitelem ( $-750 \cdot 10^{-6} / ^\circ C$ ) tak voleným, aby vyrovňával kladný teplotní koeficient běžných obvodů. Přes malé rozměry mají tyto kondensátory max. provozní napětí 350 V a Q-faktor min.

500. V podobném provedení (3—12 pF a 5 až 25 pF) se vyrábějí i s nulovým koeficientem.

### První pokus s atomovou pumou

Podle zpráv amerického ministerstva námořnictví z února t. r. bude učiněn počátkem května epochální pokus s atomovou pumou u Bikini Atolu ve středním Tichomoří na Marshallových ostrovech za účasti více než 20 000 mužů námořních a pozemních jednotek. Bude použito několika set letadel a asi 150 lodí, z nichž asi 97 bude cílem. Podle prozatímního neúředního odhadu budou výlohy s tímto pokusem spojené činiti více než 100 000 000 dolarů, nepočítaje bomby.

K pokusu bude použito tři atomových pum téhož typu, který zničil japonské město Nagasaki. První má explodovat několik set stop nad zatkovenými nebo pořenými cílovými loděmi v laguně Bikini, druhá 1. července na vodní hladině, pravděpodobně ze člunu v téže laguně. Třetí bude použito k pokusu hluboko ve vodě na šířem moři asi až příštím rokem.

Pro tento pokus bude kodovou značkou slovo „krížovatka“, nejen z důvodu stručnosti, nýbrž také proto, že je to o pokus, který rozhodně, bude-li námořnictvo používat konstrukce nynějšího typu lodí.

Pro větší bezpečnost budou tento prostor hlidati lodi a letadla a varovati každé letoadlo nebo loď, která by se náhodou přiblížila. Admirál Blandy prohlásil, že „zamořené mraky“ — obsahující radioaktivitu z výbuchu, mohly by být v několika hodinách odváty větrem na Eniwetok a Kwajalein. Hlídkové čluny budou sledovat směr vody, která se stane při výbuchu radioaktivní, a varovati blížící se lodi.

# PRAXE MAGNETICKÉHO ZÁZNAMU ZVUKU

Velký význam získal v poslední době v rozhlasu magnetický záznam zvuku. Má proti jiným způsobům velkou přednost v poměrně jednoduchosti zařízení a výborné jakosti reprodukce (zvláště u magnetofonu vysokofrekvenčního), a pak v tom, že je možné velmi snadno zaznamenanou modulaci smazat a nahrávacího materiálu použít znovu. Této vlastnosti s výhodou využívá rozhlas, kde je možné po několika reprisách opět pásku použít k natáčení dalšího programu. Rovněž je možné upotřebit tohoto způsobu záznamu pro účely měřicí a studijní (měření dozvuku v sálech atd.).

Princip magnetického záznamu zvuku na ocelový pás byl znám již koncem minulého století, kdy se však nemohl v praxi dobře uplatnit, protože nebyly známy dokonalé zesilovače. Dnes běžné stroje nahrávají buď na ocelový drát (diktafony fy Lorenz, v poslední době i americká zařízení), ocelový pásek (blattnerfon) a konečně film, buď s emulsí obsahující koloidní oxyd železa ( $Fe_3O_4$ ), anebo film, v němž je uvedena sloučenina rozptýlena (magnetofon).

Jsou různé způsoby magnetického záznamu, předně s modulací podloženou stejnosměrnou magnetisací, dále záznam t. zv. vysokofrekvenční, kdy se nahrává na odmagnetovaný materiál. Zmíníme se zde nejprve o způsobu prvním se stejnosměrnou předmagnetisací, kterého používá diktafon Lorenz, blattnerfon a stejnosměrný magnetofon. Všechna tři zařízení se liší jen konstruktivním provedením, pracují však na stejném principu. Vysvětlení funkce proveďme na stejnosměrném magnetofonu.


Pásek (film s emulsí, obsahující  $Fe_3O_4$ ) běží nejprve přes t. zv. mazací hlavu (obr. 1), v jejíž vzduchové mezere je vytvořeno silné magnetické pole určitého směru. Emulze se nasýtí až do horní části hysteresní smyčky, jak je patrné z obrazu 2. Tím se smaze veškerá modulace, která byla dříve nahrána. Jakmile opustí zmagnetovaný element pásku mezera mazací hlavy a přestane působit magnetické pole, dostaneme se na hysteresní smyčce do bodu b, který odpovídá remanentnímu magnetismu materiálu. Nyní přejde zvolený element na mezera hlavy nahrávací, ve které je vytvořeno jednak stejnosměrné magnetické pole opačného smyslu než v mezere hlavy mazací, a pak střídavé pole, dané superponovaným proudem modulačním. Pole v mezere záznamové hlavy je zvoleno tak, aby pracovní bod d byl v lineární části hysteresní křivky. Když pásek

Ukázka magnetofonové hlavice s reprodukční, nahrávací a mazací hlavou (zleva). S hlavy záznamové je sejmout kryt z permaloyového plechu. V pozadí kotouč nahrávacího pásku s povlakem kysličníku železa.

Ing. ALEŠ BOLESLAV

Dt P 621.396.625.3

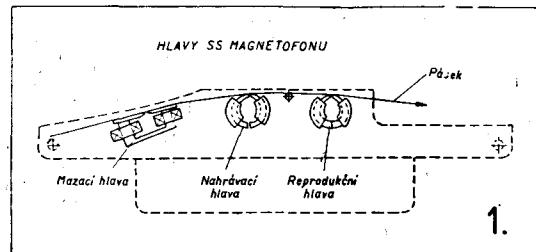Obraz 1. Schematický náčrt hlavy stejnosměrného magnetofonu.




opustí nahrávací hlavu, zůstane na něm zaznamenaný časový průběh magnetického pole v mezere jako funkce místa, jehož pořadnice je magnetomotorická síla  $A$  (Az/cm). Průběh je patrný z obrazu 2. Podrobnější rozbor celého děje uvedeme dále. Když pak probíhá páš se záznamem po nástavcích třetí hlavy, reprodukční, vytvoří magnetomotorická síla elementu mezi nástavci ve jihu magnetický tok, který indukuje ve vinutí napětí úměrné frekvenci a amplitu dle záznamu. Napětí je frekvenčně závislé a je nutno proto provést v zesilovačích korekci, aby bylo lineární skreslení eliminováno. Podrobná matematická analýza bude v příštím článku.

Mazací hlava je vyrobena z masivního železa, nahrávací a reprodukční ze slabých plechů o značné permeabilitě (permalloy). Vzduchová mezera mazací hlavy je asi 0,5 mm, nahrávací 0,04 mm a reprodukční 0,02 mm. Jak plyně z dalšího, jsou u mazací a reprodukční hlavy velmi kritické jejich elektrické a magnetické vlastnosti a pak i šířka mezery. Rovněž má velký význam přesná rovnoběžnost mezer nahrávací a reprodukční hlavy. Výstupní napětí na reprodukční hlavě je rádově  $10^{-4}$  V na 50 ohmeh. Stejnosměrný magnetofon má vestavěný zesilovač, který toto velmi nízké napětí

zesiluje a koriguje tak, aby lineární zkreslení bylo minimální. Pro zmenšení šumu odřezávají se frekvence nad 6000 c/sec. Frekvenční rozsah zařízení je od 30—6000 c/s. Vlivem značného šumu je dynamické rozpětí záznamu poměrně malé (asi 35 dB). Šum vzniká tím, že zaznamenaná stejnosměrná magnetisace je jako funkce místa zvlněna vlivem nerovnoměrné rozptýleného koloidního oxydu železa. Lepší vlastnosti v tomto ohledu mají pásky s aktivní hmotou rozptýlenou přímo ve filmu.

Rychlosť pásku je 75 cm za vteřinu a jeho normální délka na jedné cívce je asi 900 m, což odpovídá době reprodukce rovně 20 min. Pohon pásku je proveden jednofázovým čtyropolovým asynchronním kondensátorovým motorem, který má poměrně konstantní otáčky. V novějších přístrojích se používá již také motorů reaktivních (synchronovaných), které mají přesně 1500 otáček/min. Převíjecí kotouče jsou nezávislé na sobě poháněny seriovými motory, z nichž každý je opatřen odstředivou brzdou, aby při náhodném odlehčení nestoupily příliš otáčky. Stroj se řídí čtyřmi tláčítka (reprodukce, záznam, běh zpět, zastavení).

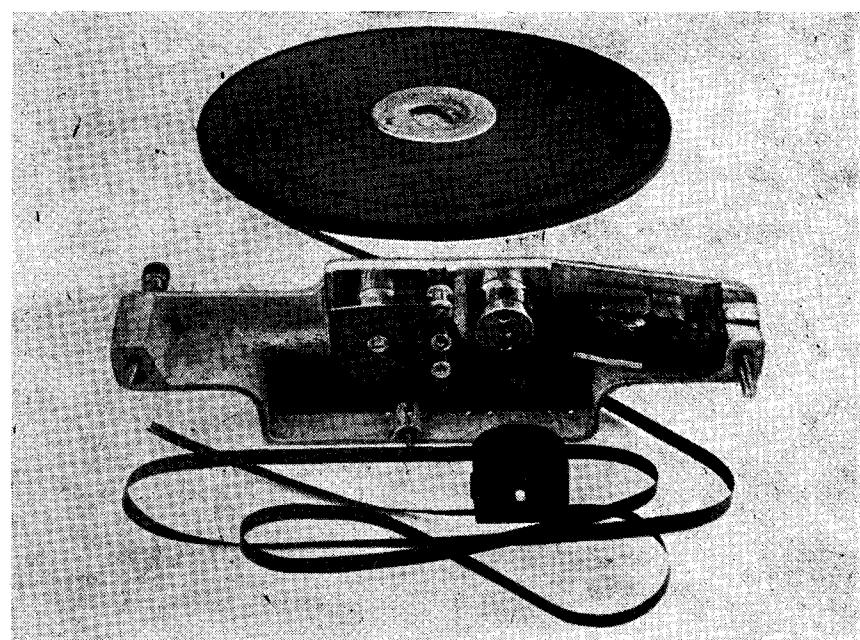Popsaného zařízení se používá v rozhlasu pro reportáže a mluvené slovo,



tedy pro relace, kde se nekladou zvláště vysoké požadavky na jakost přednesu. Speciálně pro reportáže jsou vykonstruována zařízení na akumulátorový pohon, tedy zcela nezávislé na sítí. Dokonce existuje velmi jednoduchý diktafon, založený na též podstatě, poháněný pérovým strojekem, kde modulaci dodává uhlíkový mikrofon, zapojený přímo na nahrávací hlavu. Rychlosť pásku je menší, a to jen 25 cm/sec. Jakost záznamu je tu ovšem dosti špatná.

Jako zajímavost uvádíme ještě stručný popis magnetofonu, který byl sestrojen pro odposlech rychlotelegrafova. U tohoto zařízení je možné ve velkém rozmezí měnit rychlosť pásku (aby bylo lze číst i velmi rychlé strojní telegramy). Máme totiž možnost měnit frekvenci proudu, který napájí synchronní motor, spojený s unášecí kladkou pásku. Jako zdroj je oscilátor v zapojení  $R-C$ , s elektronikami RV12P2000 a dvěma koncovými LS50. Záznamové zařízení má mimo normální hlavy ještě pomocnou reprodukční hlavu rotační, poháněnou derivacním motorkem o měnitelných otáčkách. Při rychlém běhu můžeme nahrát rychlotelegrafii a pak pomalu reprodukovat. Rotující hlavou lze změnit relativní rychlosť hlavy vůči pásku, čímž tón, který by při pomalem běhu a reprodukcí normální hlavou byl hluboký a těžce poslechnutelný, velmi dobře slyšíme a jeho výšku můžeme nastavit volbou vhodné rychlosti rotační hlavy.

Na stejném principu jako stejnosměrný magnetofon pracuje drátový diktafon fy Lorenz, a pak blattnerfon, u kterého se záznam provádí na ocelový pásek. Vzhledem ke značné magnetické vodivosti železa je nutno řešit nahrávací hlavu poněkud jinak než u magnetofonu. Kdyby byly provedeny stejně, vznikl by

Obraz 4. Průběh magnetického pole v mezeře mazací hlavy vysokofrekvenčního magnetofonu. — Obraz 5. Způsob odmagnetování pásku u vf. magnetofonu.


velký rozptyl, který by zdánlivě rozšířil záznamovou mezeru tak, že by bylo zcela nemožné nahrat vyšší frekvence. Provedení je schematicky naznačeno na obr. 3. Mazací hlava je pouhý břit, který do sedá na pásek. Její funkce je stejná jako u magnetofonu. Vytváří silné magnetické pole, které nasýtí pásek až do horní části magnetisační křivky. Nahrávací mezeřa je vytvořena dvěma břity, postavenými tak, že jsou proti sobě posunuty o určitou vzdálenost  $\delta$ . Jeden z nich má kolem sebe navinutu cívku, kterou protéká jednak pomocný magnetisační proud modulační. Břity se mohou proti sobě šroubem posouvat a je nutné vždy před nahráváním nastavit nejvhodnější polohu. Reprodukční hlava je vytvořena jediným břitem, který má kolem sebe rovněž navinutu cívku, v níž se indukuje napětí. Protože záznam na ocelovém pásu obsahuje značné množství magnetické energie, je indukované napětí při reprodukci podstatně větší než u magnetofonu. Záleží při stejném promodulování a rozměrech pásku na koercitivní síle materiálu. Proto se na záznamový drát nebo páš nehodí ocel, obsahující křemík, který koercitivní sílu zmenšuje (běžné ocelové struny).

Rychlosť pásků je asi 1,5 m/sec. (dvojnásobná než u magnetofonu). Na jednom kotouči je navinuto 2700 m pásku. Trvání natočeného programu je tedy 30 min. Posun pásku je proveden synchronním motorem.

Frekvenční průběh je velmi dobrý, až do 10 000 c/sec. Jakost záznamu však velmi závisí na správném nastavení břitů nahrávací hlavy. Vlivem homogenity materiálu má záznam poměrně velkou dynamiku. Blattnerfon se užívá v rozhlasové pro pořady, při nichž se klade důraz na dobrou jakost záznamu.

V podstatě stejně jako blattnerfony jsou provedeny diktafony fy Lorenz, jenž u nich se používá nahrávací hlavy také pro reprodukci. U tohoto zařízení je jakošt poměrně velmi špatná.

Popsaná zařízení používala stejnosměrné pomocné magnetisace. V posledních letech byly vyrobeny stroje, kde mazání a natáčení se provádí s použitím vysoké frekvence. Jsou t. zv. vysokofrekvenční magnetofony. Zde je působení poněkud jiné než u zařízení stejnosměrných. Hlavy jsou provedeny ve stejném sledu jako na obr. 1: Mazací, nahrávací a reprodukční. Na rozdíl od stejnosměrného magnetofonu je i mazací hlava sestavena z permaloyových plechů (obr. 4). Pochod při záznamu je tento. Pásek (resp.

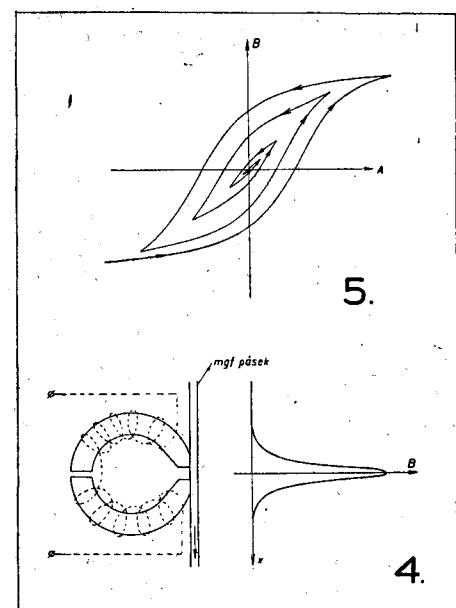


element pásku) běží nejprve přes mazací hlavu, která má velkou vzduchovou mezeru a proto i značný rozptyl. V mezeře je vytvořeno střídavé magnetické pole o frekvenci přibližně 30 kc/s. Průběh amplitudy střídavého magnetického pole jako funkce místa je uveden na obr. 4. Maximální amplituda pole je tak velká, že element pásku je magnetován mezi body, odpovídajícími nasycenému stavu pásku. Element pak prochází dále polem stálé klesající intenzity, čímž se zmenšuje i hysterézisní smyčka až do úplného odmagnetování pásku. Tímto způsobem se smaže dříve nahraná modulace.

Nahrávací hlava je vyřešena stejně jako u stejnosměrného magnetofonu. Na její zadní straně je provedena rozptylová mezeřa, která dovoluje nastavit indukčnost na potřebnou hodnotu. Vinutím hlavy protéká vysokofrekvenční proud ( $f = 100$  kc/s) se superponovanou nízkofrekvenční modulací. Přivádíme tedy na hlavu paralelně střídavý proud vysokofrekvenční a nízkofrekvenční. Amplituda vysokofrekvenčního pole v mezeře je asi dvojnásobná než amplituda pole modulace. Vysoká frekvence se ovšem nemůže při dané rychlosťi pásku a mezeře vůbec zaznamenat, způsobuje však jakousi magnetickou labilitu materiálu a umožňuje snadné magnetování v rytmu tónového kmitočtu.

Protože zde není stejnosměrná pomocná magnetisace, je šum pásku malý a tím i dynamika velmi značná (až 50 dB). Ve srovnání se záznamem se stejnosměrnou magnetisací je možné zaznamenat větší amplitudu magnetomotorické síly, protože se nepohybujeme jen na lineární části hysterézisní smyčky, ale máme k dispozici celou lineární část magnetisační křivky materiálu (a to v kladném i záporném směru).

(Příště o teorii magn. záznamu.)

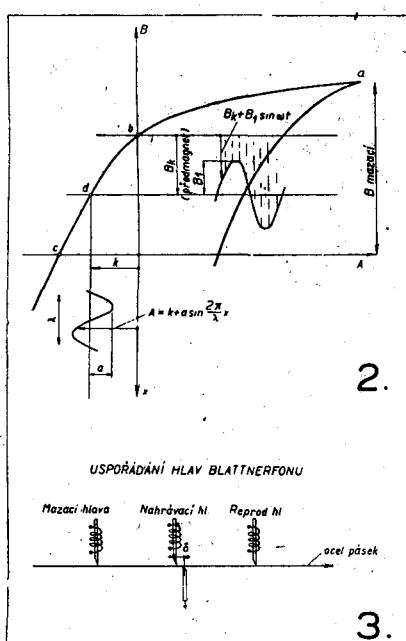

Obraz 2. Magnetické poměry u stejnosměrného magnetofonu při nahrávání.

Obraz 3. Schema záznamu na ocelový pásek (blattnerfon).

# VLASTNOSTI A POUŽITÍ SUCHÝCH USMĚRŇOVAČŮ

MILAN MARÍK

Dt. S 621.314.634

Poněvadž dnes mnoho amatérů má nějaký selenový usměrňovač, bude jistě užitečné připomenout několik základních požadavků pro jejich dobrou činnost.

Předem musíme umět selenový usměrňovač rozpoznat od jiných, na př. kuprosových, které mají vlastnosti i požadavky odlišné. Dobrou informací pro tento účel je článek v č. 3. let. roč. R. A., „Podstata a činnost suchých usměrňovačů.“ Podstatným znakem selenového usměrňovače je, že teplota za provozu, měřena mezi jeho destičkami, nemá stoupnutí nad  $75^{\circ}\text{C}$  a nesmí nikdy, ani krátce, stoupnouti nad  $90^{\circ}\text{C}$ . Prakticky to zjistíme tím, že můžeme na usměrňovači vždy vydržet i pevně přitisknutou ruku (ovšem pozor na napětí, které bychom třeba nevydrželi). Překročení této teploty znamená většinou konec usměrňovače, poněvadž se při něj vytváří na destičce sítina (stříbrný povlak), která tvorí sběrací elektrodu. Na této elektrodě je kladný pól.

Oteplení destiček vzniká hlavně průchodem usměrněného proudu selenem, který má určitý odpor (vnitřní odpor usměrňovače), a jako každý odpor se průchodem proudu zahřívá. Další teplo vzniká částečným průchodem proudu v opačném směru, kdy selen proud nepropouští, respektive propouští, ale jen málo. To je tedy v oné původní střídavého proudu, která není usměrňovačem propuštěna. Tento proud v opačném směru vzniká, čím je větší napětí, které připadne na jednu destičku usměrňovače, a dále vzniká při stoupající teplotě usměrňovače. Stoupne-li teplota usměrňovače nad  $75^{\circ}\text{C}$ , je stoupnutí tohoto nežádaného proudu velmi značné, a to způsobí další rychlé stoupání teploty a po případě zničení usměrňovače.

Tepota  $75^{\circ}\text{C}$  je tedy pro selenový usměrňovač mezi, která určuje i jeho použitelnost. V prostorech, kde je teplota  $75^{\circ}\text{C}$ , může být selenový usměrňovač jen nepatrně zatížen. Při teplotě prostoru nad  $90^{\circ}\text{C}$  nemůže být použit vůbec. Tedy účelně umístit selenový usměrňovač — má-li být plně využit — tak, aby mohl být dobře chlazen. Kolem destiček usměrňovače musí dobré proudit vzduch. Tedy osa usměrňovače umístěna vodorovně. Je-li zavedeno umělé chlazení (na př. ventilátorem), pak má být rovina destiček ve směru proudění vzduchu, aby vzduch destičky dobré ovládal. Zajímavé je, že i nízké teploty (pod  $-30^{\circ}\text{C}$ ), nepříznivě ovlivňují funkci usměrňovače, takže nedává pak plný výkon. Při ještě nižších teplotách přestává pracovat vůbec.

Za této podmínky ( $75^{\circ}\text{C}$  nejvýše) a za normální teploty okolo  $(20-30^{\circ}\text{C})$ , je trvalý proud, kterým může být zatížen  $1\text{ cm}^2$  účinné plochy destičky  $50\text{ mA}$ . Účinná plocha je ona plocha na destičce, která má stříbrný povlak, ta také skutečně usměrňuje. Nesmí být tedy uvažována plocha celé destičky.

Další vlastnosti selenového usměrňovače je, že jedna destička — totiž její účinná selenová vrstva — v nepropouštějícím směru snese jen určité napětí. U destiček

podkladní destičky. Opravené místo (vývrt) je dobré natřít tence isolačním lakem (šelak).

Zde jednotlivé destičky jsou v pořadku, a která je vadná, lze snadno zjistit srovnáním nejisté s dobrou, a to měřením odpory buď jen voltmetrem a baterií, nebo ohmmetrem nebo i jen žárovkou a kapesní baterií. Nesmí se ovšem ani teď destička přetížit vyšším napětím než uvedeno. Přesné zjištění je možné jen změřením celé charakteristiky (viz obrázek 1). K tomu je třeba připomenout, že uvedená charakteristika je naměřena na průměrně dobré destičce. I mezi zcela novými destičkami najdete však rozdíly, a to nahoru i dolů.



Při návrhu usměrňovače tedy podle předchozího postupujeme tak, že si z požadovaného proudu, který má usměrňovač dodávat, vypočítáme potřebnou velikost účinné plochy. Podle toho pak zvolíme vhodnou velikost (průměr) destičky, anebo stanovíme, kolik destiček je třeba paralelně zapojit. Podle střídavého napětí, které budeme na usměrňovač přivádět, vypočítáme pak počet destiček, který třeba zapojit za sebe, aby usměrňovač toto napětí vydržel. Pro stanovení počtu destiček (a částečně i jejich velikosti, jak později uvedeme), je však důležité, v jakém zapojení usměrňovače použijeme. Obvyklá zapojení jsou jednocestné, dvoucestné (či protitaktové), můstkové (Graetzovo) a zdvojovávající napětí (Delon). Prvá dvě a poslední zapojení jsou obvyklá i u usměrňovačů elektronkových, zatím co Graetzovo zapojení můstkové lze označit za typické pro suché usměrňovače. Plyne z vlastností suchých usměrňovačů a je pro ně také nevhodnější, jak uvidíme.

Jednocestný usměrňovač je na obr. 2a. Transformátor potřebuje pro usměrňovač

běžných kvalit je to asi 14 voltů. To je také největší efektivní střídavé napětí, kterého pro jednu destičku smí být použito. Tato hodnota je u destiček větších rozdírně poněkud menší. Při zvýšení napětí nad tuto hodnotu počne stoupant značně i teplota destiček, současně se v usměrňovači ozve zvláštní, pro tento případ typické praskání. Netrvá-li toto přetížení dlouho a teplota destiček nepřekročí teplotu  $90^{\circ}\text{C}$ , kdy by se usměrňovač již vytavil („plakal“), obvykle se usměrňovač nepoškodí. Je-li však napětí ještě větší, nastane proražení některého místa, kde je usměrňující selenová vrstva slabá. Toto proražené místo bývá na stříbrném po vlaku dobře vidět jako černá tečka a kolem ní tmavší skvrna (rozprášeného kovu?). Je zajímavé, že někdy, byl-li zjednáma proud včas vypnut, nebo přerušila-li se pojistka, ani toto proražení nezpůsobí zničení usměrňovače. Poškození trvale nastane totiž jen tehdy, když kapka té stříbrné vrstvy, která se při průrazu na onom místě roztaží, spojí trvale kov podkladní destičky se sběrnou elektrodou (onou stříbrnou vrstvou).

Není-li takových míst mnoho (bývají často na vnějším okraji sběrné elektrody a zde těžko viditelná), pojdou se takovou destičku i „opravit“. provedeme to tak, že vadná místa lehce odvrtáme vrtáčkem vhodného průměru, až se objeví čistý kov

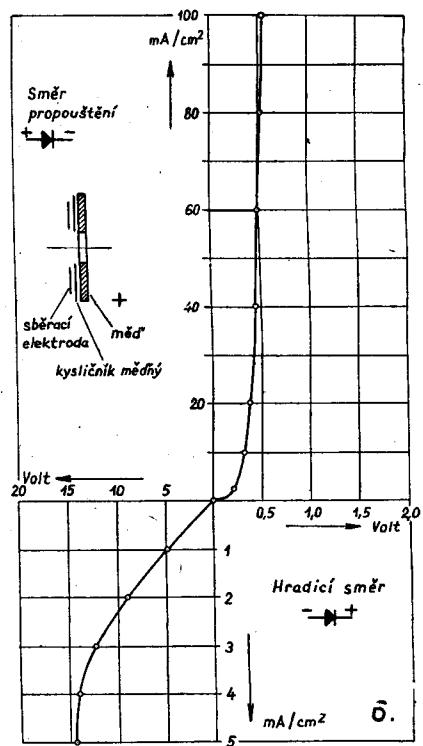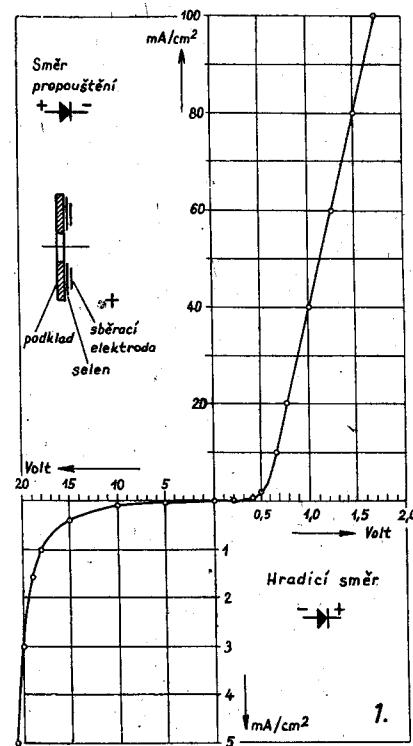Obraz 1. Charakteristika selenového usměrňovače. Jedna destička o účinné ploše  $1\text{ cm}^2$ .  
Obraz 6. Charakteristika kuprosového usměrňovače, destička o účinné ploše  $1\text{ cm}^2$ . Lze ji porovnat s obrazem 1.




jedno vinutí. Poněvadž v každé druhé půlvině střídavého proudu je na usměrňovači plné střídavé napětí, je tímto střídavým napětím dán počet destiček, které třeba zapojit v sérii. Je-li však zátěž kapacitní, anebo používáme-li baterie, musíme volit počet destiček zhruba pro dvojnásobné napětí, neboť v období nepropouštění proudu sčítá se napětí transformátoru s napětím baterie resp. kondenzátoru.

Dvoucestný usměrňovač (protitaktový), obrázek 2b. Transformátor musí mít pro usměrňovač dvě stejná vinutí. V každé půlvině přiváděného střídavého napětí leží na jedné polovině usměrňovače součet napětí obou vinutí transformátoru, v druhé půlvině pak na druhé polovině usměrňovače. Počet destiček poloviny usměrňovače je tedy potřeba vypočítat pro toto dvojnásobné napětí. Poněvadž toto je jen polovina usměrňovače, má celý usměrňovač dvakrát tolik destiček. Je tedy v tomto případě při téžem usměrněním napětí jako u jednocestného usměrňovače počet destiček čtyřnásobný. Pracuje-li usměrňovač na kondenzátoru nebo baterii akumulátoru, nezpůsobi to však již další zvětšení napěťového zatížení.

Můstkový usměrňovač (Graetz), obrázek 2c. Transformátor má pro usměrňovač jediné vinutí. V každé půlvině přiváděného střídavého napětí je na dvou protilehlých ramenech můstku, tedy současně na každém usměrňovači, plné napětí, ačkoliv při propouštění proudu (usměrnění) prochází tento proud oběma rameny usměrňovače v sérii. Počet destiček v jednom rameni je proto potřeba vypočítat z plného střídavého napětí. Celkový počet je pak čtyřnásobný. Je tedy stejný jako u dvoucestného usměrňovače. Poněvadž je potřeba jen jednoho vinutí transformátoru, je jasné, že v případě, kdy použijeme dvoucestného usměrnění, je toto zapojení usměrňovače nejvýhodnější.

Zdvoujovací napětí (Delon), obrázek 2d. Transformátor má pro usměrňovač jedno vinutí. Usměrňovač však dodá skorem dvojnásobné napětí. V každé druhé polovině půlviny přiváděného střídavého napětí je toto napětí na jedné polovině usměrňovače. Pro jednu polovinu usměrňovače se vypočte počet destiček z tohoto napětí. Celkový počet destiček usměrňovače je pak dvojnásobný. Charakter dodávaného proudu je podobný jako při dvoucestném usměrnění. Počet destiček pro totéž dodávané napětí je týž jako u jednocestného pro totéž napětí. Ušetří

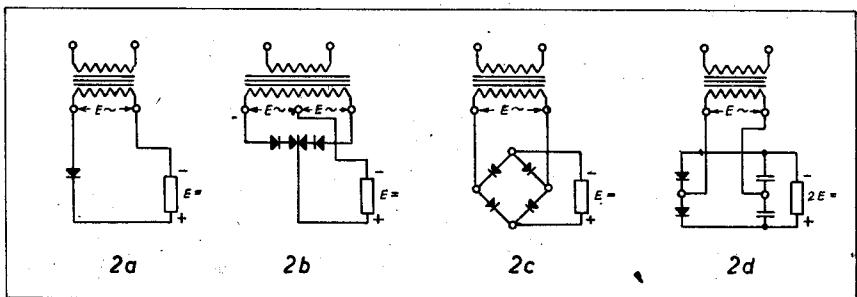

Obraz 2. a - jednocestný usměrňovač. b - dvojcestný usměrňovač. c - Graetzovo můstkové zapojení. d - zdvojovací podle Delona. Schematic udává i poměrný počet usměrňovacích vrstev. (Střední svorku v obr. 2b je třeba spojiti se středem sekundárního vinutí transformátoru.)

se však polovina vinutí transformátoru. Nevhodou je, nezbytnost kondenzátoru o kapacitě přímo závislé požadovanému usměrněnému proudu.

Podobná jsou zapojení pro trifázový proud: jednocestné obrázek 3a, dvoucestné obrázek 3b a můstkové obrázek 3c. Výhoda těchto zapojení spočívá hlavně ve větší rovnoměrosti dodávaného proudu a umožňuje snadnější filtrování. Proto je i účinnost těchto zapojení větší.

Podle předchozího je možné z daného střídavého napěti a druhu zapojení určit potřebný počet destiček v usměrňovači. Poněvadž však obvykle nevíme, zda není některá z destiček vadná, nebo nemá značně odlišné hodnoty v hradici části charakteristiky a proražení jedné destičky by ohrozilo i druhé, postupujeme prakticky tak, že k vypočítáni počtu destiček každého usměrňovače přidáváme jeden, u větších dvě destičky. Nesprávné by však bylo, udělat třeba z bezpečnostních důvodů počet destiček na příklad dvakrát větší než vypočítaný (pro 14 V na destičku). Jakmile totiž střídavé napěti, připadající na jednu destičku, klesne asi pod 3 V, zhorší se značně činnost usměrňovače. Důvod je ten, že úbytek napěti na jedné destičce, která bývá 0,5-1 volt (z normálních poměrů, t. j. 10-14 voltů střídavého napěti připadajícího na jednu destičku) klesne na 0,3 voltu nebo méně a tam, jak z obr. 1. jasně plyne, usměrňovač skoro nepropouští proud, t. j. velmi stoupne jeho vnitřní odpor. Je proto nutné nepracovat pokud možno s méně než 9 V střídavého napěti, připadajícího na jednu destičku. Vyplatí se vyšší získaným napětím a úsporou na příkonu raději přebyteč-

né destičky z usměrňovače ubrat. Stejný vliv v menší míře má volba zbytcěně velké plochy destiček.


Podle toho, co bylo dosud řečeno, není možno předem určiti, jakého stejnosměrného napěti při určitém zatížení dosahne me. K tomu je třeba znáti buď vnitřní odpor usměrňovače, nebo pracovati podle přibližných praktických údajů, jak je dále uvedeme. Vnitřní odpor je třeba měřiti přímo na použitém usměrňovači, poněvadž podle počtu destiček, jejich průměru a proudového zatížení, pro něž bude použit, se značně mění. Také stárnutí usměrňovače po prvých asi 10 000 hodin provozu způsobí stoupnutí vnitřního odporu o 5-10 %. Měření vnitřního odporu provedeme stejnosměrným proudem, jmenovitým proudem usměrňovače. Ze změněného úbytku napěti vypočítame Ri. Taktéž zjistěný odpor se liší od skutečného o jistou hodnotu. Rozdíl je způsoben vlastnostmi selenu, který má jiný odpor, když byl většině před měřením opačně zatížen, jak to vlastně při skutečném provozu také je.


Proto odporu Ri, měřenému stejnosměrným proudem, říkáme statický (a celé charakteristice statická; při střídavém proudu dynamická). Ta se dá zjistit buď osciloskopickým, nebo vypočítati podle zatěžovacích krivek usměrňovače. Další rozdíly plynou z toho, jak je usměrňovač zatížen, zda odporem, kondenzátory, nebo indukčností, anebo konečně kombinací jejich. V radiotechnice žádáme dobré vylazení proudu a proto bývá zatížení převážně kapacitní. Vhodný výpočet byl popsán již v tomto časopise, zejména v čísle 1-4, roč. 1944.

Všeobecně lze však říci, že vnitřní odpor dobrých usměrňovačů selenových je menší než elektronkových (ne ale různých usměrňovačů, např. AX 1) a je tedy možno dobré jimi nahraditi elektronky. Napěti se poněkud zvětší, filtrační obvody mohou většinou zůstaty tytéž. Tam, kde je třeba nastavit pěsne stejnosměrné napětí, dodávané usměrňovačem, použijeme buď odboček na transformátoru, nebo vřadíme do přívodu střídavého proudu k usměrňovači regulační odpor (tentot jen pro malé rozdíly), po případě obojí (obraz 4.). Tak se vyrovná, jestliže je to zapotřebí, i zmněně stárnutí usměrňovače.

Je zbytcěným zatěžováním usměrňovače regulovati až ve stejnosměrné straně; toto regulování je vhodné jen tam, kde napěti pro jednu destičku by bylo nižší než 3 volty, tedy na př. nabíjení jednotlivých akumulátorů 1,3 V (Edison).

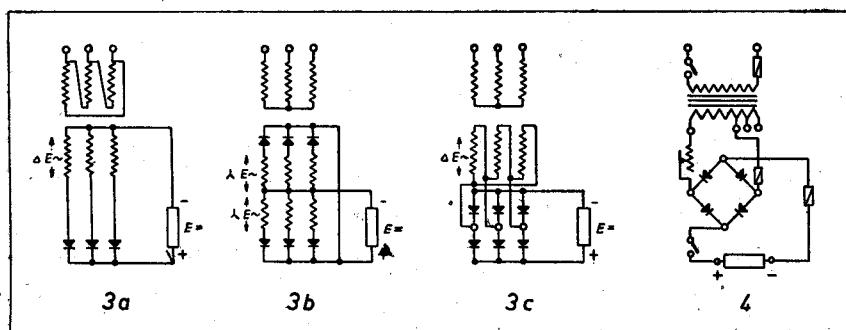Obraz 3. a - trifázový jednocestný usměrňovač. b - trifázový dvojcestný usměrňovač. c - trifázový Graetzův usměrňovač. — Obraz 4. Obvyklé zapojení usměrňovače s vhodnou regulační a umístěním pojistek.



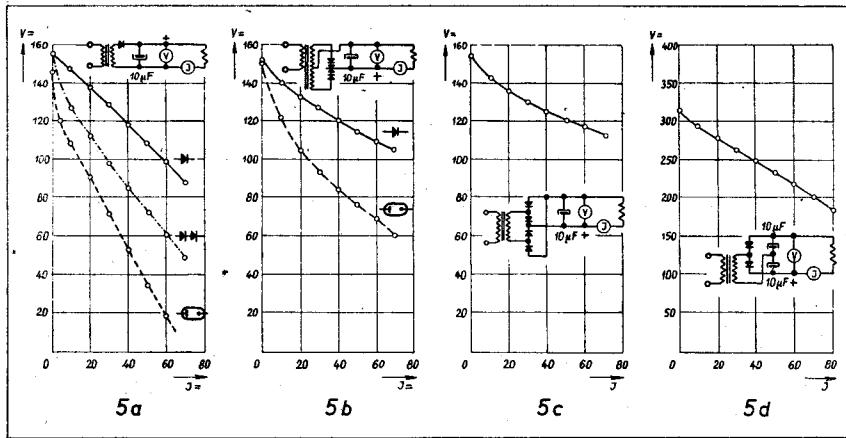

U usměrňovačů, které jsou nyní v obchodech, je třeba dbát toho, že některé usměrňovače jsou lakovány ještě zvláštním (obvykle červeným) lakem k dosažení odolnosti proti zvýšenému vlivu (tropické provedení). Lakování a poněkud jiná konstrukce způsobují však zhoršené odvádění tepla a tak zatížení smí být jen asi 50 až 70 % dříve ustanoveného, tedy 25–35 mA/cm<sup>2</sup> účinné plochy. Usměrňovače si můžeme podle potřeby složit z různého počtu destiček a v různém uspořádání vývodů. Třeba jen dbát správného složení izolačních vložek, pěrových podložek, které slouží k odebírání proudu ze sběrné elektrody (stříbřitého povlaku) destiček, vývodů a pak toho, abychom dosti citlivou selenovou vrstvu ani sběrači elektrodu neopatrným a hrubým zacházením nepoškodili. Rozebírání a hlavně skládání zmíněných již lakovaných (červených) usměrňovačů činí někdy potíže.

Krátko shrneme výhody selenových (a vůbec t. zv. suchých) usměrňovačů: malý rozměr, ušetření vinutí transformátoru a to jak žhavicího, tak onoho, jež ušetříme při můstkovém zapojení a tím i nižší příkon, také okamžité napětí po zapojení a při správné volbě usměrňovače tvrdší charakteristika dodávaného proudu (méně klesá napětí při zvýšení odberu).

Nevýhodou je větší cena (po odečtení ceny za žhavicí proud je to však leckdy obrácené), nesnese přetížení, zejména dlouhodobé (krátkodobě 5–2 vteř., ale i 10 až 20násobné snese bez škody), propouští částečný proud i opačným směrem a je u něho větší nebezpečí proražení.

Z těchto důvodů, které jsou jedinými nevýhodami, se doporučuje tam, kde chceme uchránit jak usměrňovač, tak kondenzátory (zejména elektrolytické) i transformátor, vložit vhodnou pojistku jak do střídavé, tak do stejnosměrné části usměrňovače (obraz 4).

Pro usměrňovače k nabíjení akumulátorů platí pokud se týče určení rozměrů usměrňovače totéž, co bylo dosud řečeno. Vkládání filtrace (tlumivé) do stejnosměrné části před akumulátorem však není vůbec zapotřebí a znamená jen zvýšení ztrát a zbytečné výlohy. Potřeba je jen tam, kde baterie má dodávat při současném dobíjení či nabíjení vyfiltrovaný proud. V tomto případě se však filtrace vkládá až mezi akumulátor a spotřebič, poněvadž akumulátor se výhodně použije

jako první kondenzátor s velkou kapacitou.

V předchozím uvedená data platí všeobecně. Jednotlivé firmy však udávají pro své výrobky jedná data podrobnější a hlavně taková, se kterými se snáze počítá. Zatížení bývá udáno ne jako specifické (mA/cm<sup>2</sup>), nýbrž již pro určitý průměr destičky přímo přípustná intenzita. Bývají udána též stejnosměrná napětí, kterých se dosáhne při použití dovoleného napětí střídavého pro jednu destičku a při normálním proudu.

Na př. firma S. A. F., která byla vlastně konstruktérkou selenových usměrňovačů té kvality (po r. 1932), jakou dnes známe, udávala pro kruhovou destičku ve dvoucestném jednofázovém zapojení a při odporovém zatížení při daném průměru dovolený proud.

$\phi$	I max	$\phi$	I max
mm	A	mm	A
18	0,050	67	1,2
25	0,125	84	2,4
35	0,300	112	4,0
45	0,600	112*	10,0

\* Poslední údaj platí pro destičku  $\phi$  112 mm/m s přidanou chladicí deskou. Většího proudu lze dosáhnout paralelním řazením destiček.

Pro jiné druhy zapojení je třeba tyto hodnoty násobiti, a to při

Napájení		
zapojení:	jednofázové	třífázové
jednocestném . . .	0,5	1,32
dvoucestném . . .	1,0	1,50
můstkovém . . .	1,0	1,87

Na jednu destičku smí při tom připadnouti:

pro $\phi$ 18–67 mm max.	18 Vef.
$\phi$ 84 „	16 „
$\phi$ 112 „	14 „

Za těchto podmínek dodá jedna destička o  $\phi$  18–67 mm (v závorce pro  $\phi$  84 milimetrů) při odporovém zatížení stejnosměrné napětí

Napájení		
při zapojení:	jednofázovém	třífázovém
jednocestném 7,0 (5,5) V=	11,0 (8,5) V=	
dvoucestném 7,0 (5,0) V=	10,0 (7,0) V=	
můstkovém 14,0 (11,0) V=	20,0 (15,0) V=	

(Zde se nedojte mylit rozdílem údajů pro dvoucestný a můstkový typ, uvědomte

Obraz 5a–d. Charakteristiky standardních zapojení usměrňovačů s týmž druhými destičkami, u a) a b) porovnání s elektronkou AZ1, u a) též vliv zbytěného velkého počtu destiček.

si, že na jednu destičku v zapojení dvoucestném vyjde poloviční napětí než při můstkovém.)

Firma dále podrobně udává diagramy pro účinnost, přetížitelnost, diagram závislosti počtu destiček a účinnosti; závislost účinnosti, proudu a napětí na teplotě v mezích –30 až +80°C a mnoho dalších, které dovolí přesné určení druhu a zapojení usměrňovače konstruktérům v továrnách. Pro nás však nemají již takového významu.

Zajímavé bude snad říci, jakých výkonů se s těmito usměrňovači v praxi dosahuje. Byly konstruovány usměrňovače pro elektrolytické účely s proudy několika desetišicí ampérů s napětím asi 6 V a naopak zase usměrňovače pro napětí několika set tisíc voltů pro proudy 5 mA, pro zařízení k čištění vzduchu nebo roentgeny.

Pro zopakování a objasnění celého postupu uvedeme příklad.

Ke zdroji 110 Vef a pro trvalé zatížení (kapacitní) 50 mA určete vhodný selenový usměrňovač, použijete-li se zapojení

- a) jednocestného,
- b) dvoucestného (ovšem s použitím zdroje 2 × 110 Vef),
- c) můstkového,
- d) zdvojovávací.

Najdeme nejprve pro dvoucestný usměrňovač vhodný průměr destičky. Podle tabulky S. A. F. odpovídá proudu 50 mA destička  $\phi$  18 mm.

Po vypočtení vidíme, že plocha je právě 1 cm<sup>2</sup>. Zatím ponecháme  $\phi$  18 mm u všech usměrňovačů stejný a vypočteme potřebný počet destiček pro jednotlivé případů :

- a) U jednocestného usměrňovače: pro 110 Vef je třeba 110 : 14 = 7,8, t. j. 8 + 2 = 10 destiček.

(Případ 2 je pro bezpečnost proti průřazfení). Pro počet 10 destiček připadne na každou napětí 110 : 10 = 11 Vef, což je více než 9 Vef (mez zhoršeného vnitřního odporu), tedy v pořádku.

- b) U dvoucestného usměrňovače: pro 2 × 110 Vef je třeba 2 × 110 : 14 = 15,7, t. j. 16 + 4 = 20 destiček v jedné polovině. Celkem tedy 2 × 20 = 40 destiček. Případ 4 destiček je zbytěně velký, stačí + 2, tedy pak 18 × 2 = 36 destiček.

Zde bylo voleno 40 destiček, aby mohla být porovnána měření, jak bude dále uvedeno. Napětí na 1 destičku je 110 : 18 = 6,1 V, poněvadž při propojušťem směru je na polovině usměrňovače vždy jen půl napětí. Vidíme, že mezi 9 V je značně překročena dolů, nelze však v tomto případě nic dělat, usměrňovač musí být počítán na udržení 2 × 110 Vef v nepropojušťem směru.

- c) Můstkové zapojení: pro 110 Vef je třeba 110 : 14 = 7,8, t. j. 8 + 2 = 10 desti-

ček v jednom rameni můstku, celkem tedy  $10 \times 4 = 40$  destiček. Napětí na jednu destičku v propouštěcím směru je  $110 : 2 \times 10 = 5,5$  V, poněvadž proud prochází v tomto případě dvěma větvemi můstku. Počet destiček nelze však dobře snížit, každé rameno můstku musí vydržet plné napětí 110 Vef.

d) Zdvojovač napětí: pro 110 V je třeba v každém polovině  $110:14 = 7,8$ , t. j. 8 plus 2 = 10 destiček, v celém  $2 \times 10 = 20$  destiček. Napětí na jednu destičku je  $110:10 = 11$  voltů.

Na hotovém usměrňovači vyzkoušíme prakticky má-li destičky v pořádku a nemá-li jich mnoho nebo málo, tak, že spusťme usměrňovač bez zatížení, naprázdno. Změříme napětí na kondensátoru, který jsme zapojili jako spotřebič. Toto napětí naprázdno musí být rovno špičkovému napětí přiváděného střídavého napětí, tedy  $E_0 = E_{ef} = 1,414$  pro sinusový proud. V našem případě  $E_0 = 110 \cdot 1,414 = 155,6$  voltu. Nedosáhneme-li tohoto napětí, znamená to, že je destiček málo a teče velký proud nepropouštěcím směrem. Usměrňovač se v tomto případě i za běhu naprázdno zahřívá. Je-li vše v pořádku a máme správné napětí, zkuseme naopak, zda není destiček mnoho, a to tak, že kouskem drátu spojíme jednu destičku nakrátko. Zůstane-li napětí stejně nebo se zvětší zkuseme dvě. Nezmění-li se ani nyní nic, zkuseme tři. Nyní by mělo napětí již klesnout, poněvadž počet dvě byl rezerva, kterou jsme měli zapojenu. Provedeme-li touž zkoušku při zatížení, najdeme, která destička nám neusměrňuje, a to tak, že postupně zkratujeme vždy jinou. Ty, u nichž se napětí nemění (neklesne) jsou vadné.

Pro všechny tyto čtyři případy usměrňovačů byly změny charakteristiky  $E-I$  na obraze 5a, b, c, d. K tomu je třeba dodati, že zdroj byl tak stabilní, že ani při největším zatížení nevznikl znatelný pokles. Lze tedy tyto charakteristiky považovat za charakteristiku samotného usměrňovače. Sběrací kondensátor byl  $10 \mu F$ , elektrolytický. U zdvojovače  $2 \times 10 \mu F$ . Křivky pro vypočítaný počet jsou vytaženy plně. Mimo tuto je v obr. 5a křivka čerchovaná, která byla změřena u usměrňovače, který měl počet destiček 30, t. j. 3,7 voltu ef. na destičku místo správného počtu 10 destiček, t. j. 11 V ef. na destičku. Na této křivce je jasné vidět, jak se zbytečným zvětšením počtu destiček zmenší výkon.

V obraze 5a, 5b jsou ještě další křivky — čárkováné. Tyto byly změny pro elektronku AZ1, zapojenou místo selenového usměrňovače. Zde třeba jen zdůraznit, že elektronka byla zcela nová a měla emisi 130 %. Obrázky jsou názorné a není k nim třeba výkladu. Potvrzují plně uvedené skutečnosti. Při měření bylo dále zjištěno, že při tomto druhu zatížení (kapacitně) je možné dvoucestný usměrňovač i můstkové zapojení zatížit více než v tabulce S.A.F. odpovídá při vodoprovodním zatížení, a to snesl 70 mA trvalého zatížení. Jednocestný usměrňovač, který má podle tabulky zmenšený proud na 0,5 (tedy 25 mA), snesl trvalé zatížení 40 mA. Naopak zapojení zdvojovače (v tabulce neuvedené) mohlo trvale pracovat jen při 25 mA. Je vidět, že hodnoty z tabulek je-

## Transformace

### SERIOVÝCH IMPEDANCÍ V PARALELNÍ

Zejména majitelé můstku na měření indukčnosti nebo kapacit setkávají se často se zjevem na pohled nejasným, že hodnoty, zjištěné můstkem, zdánlivě nesouhlasí se skutečností, resp. s výsledky jiného měření nebo výpočtu. Je tomu tak zejména v případech, kdy měřená součástka má tgδ nebo Q blízké 1. Podle druhu zapojení můstku, t. j. jeho větve s normálem, zjišťujeme měřenou reaktanci a její ztrátový odpor budou v zapojení seriovém nebo v zapojení paralelním, jak je to vyznačeno na připojeném obrázku. V těchto dvou alternativách není reaktivní složka shodná; největší rozdíl je pro  $Q = 1$ . — Pro použití bývá mnohdy výhodné převést obvod v úpravu druhou než je ta, která vyšla ve výsledku. V článku „Paralelní a seriová indukčnost“ v č. 5-6/1944 jsme ukázali rozdíl mezi těmito hodnotami pro použití můstku na měření indukčnosti. Dnes uvedeme obecné vzorce, pro indukčnost a kapacitu.

Vycházíme ze skutečnosti, že odpor čistě jalový a čistě ohmický, skládající obecný odpor zdánlivý (impedanci) ve spojení vedle sebe, lze nahradit jinými dvěma odpory (jalovým a ohmickým), ve spojení za sebou, při čemž jak impedance, tak fázový úhel obou těchto obvodů má být týž. Kdybychom tedy obě součástky uvažovali do neprůhledného obalu, nebylo by lze pouhým měřením impedance při jediném kmitočtu, pro nějž shoda platí, rozlišit, zda jde o obvod seriový nebo paralelní. Příklad takových rovnocenných (ekvivalentních) obvodů je na obrázku rovněž uveden, a výpočtem na konci se přesvědčíme, že rovnítko mezi nimi je oprávněné.


Hledejme obecné vztahy pro převod jednoho obvodu ve druhý. Vyjdeme z podmínek rovnosti fázového úhlu:

$$R_p/X_p = X_s/R_s = Q (= 1/\tan\delta) \quad (1)$$

a impedance (ve formě reálné):

$$1/R_p^2 + 1/X_p^2 = 1/(R_s^2 + X_s^2) \quad (2)$$

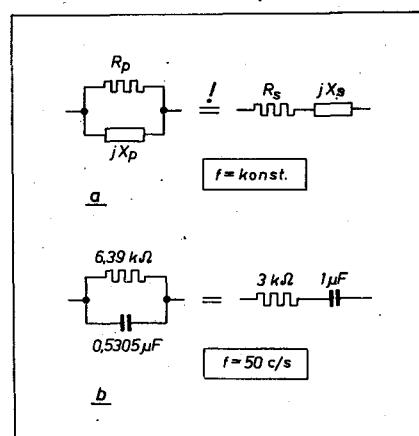Vytkneme-li z levé strany rovnice (2)  $1/R_p^2$  a z pravé strany  $1/R_s^2$  a dosadíme-li za  $R_p/X_p$ , resp.  $X_s/R_s$  z rovnice (1) hodnotu Q (činitel jakosti), dostaneme po jednoduché úpravě částečný výsledek



$$R_s/R_p = 1/(1 + Q^2) \quad (3)$$

Vytkneme-li z levé strany rovnice (2)  $1/X_p^2$  a z pravé strany  $1/X_s^2$  a dosadíme-li, podobně jako prve, pak zase po snadné úpravě dojdeme k druhému výslednému vztahu

$$X_s/X_p = Q^2/(1 + Q^2) \quad (4)$$

Při tom platí dále:

$$X_s/X_p = L_s/L_p = C_p/C_s, \quad (5)$$

neboť induktivní jalový odpor (reaktance) je  $\omega L$ , kdežto kapacitní reaktance je  $1/\omega C$ ; proto je postavení  $C$  ve zlomcích opačné než příslušných  $X$  nebo  $L$ .

Jako příklad vypočteme hodnoty obvodu paralelního ekvivalentního seriovému spojení kapacity  $1 \mu F$  a odporu  $3 k\Omega$  při kmitočtu 50 c/s. Předně podle (1):

$$Q = 1/3000 \cdot 314 \cdot 1 \cdot 10^{-6} = 1,061;$$

$$Q^2 = 1,126$$

$(314 = 2\pi \cdot 50 = \omega)$ ; kapacitu musíme dosazovat ve faradech, proto  $10^{-6}$  s touto hodnotou podle (3):

$$R_p = R_s \cdot (1 + Q^2) = 3000 \cdot (1 + 1,126) = 3000 \cdot 2,126 = 6378 \Omega$$

a podle (4) a (5):

$$C_p = C_s Q^2/(1 + Q^2) = 1 \cdot 1,126/2,126 = 0,53 \mu F.$$

Připomeňme, že tato transformace platí vždy pro jediný kmitočet. Ze vzorce (3) a (4) to není na první pohled jasné, musíme se vrátit až k (1), kde vidíme, jak Q závisí na X, a tedy na  $\omega$ , resp. kmitočtu. Pro Q blízké 1 je rozdíl mezi  $X_s$  a  $X_p$  největší;  $R_p$  a  $R_s$  se nejvíce liší pro velká Q.

můžno bezpečně používat a leckde je i překročit. Naopak udávaná napětí stejnospěrná, připadající na jednu destičku, byla u jednocestného překročena a u dvoucestného a můstkového zapojení nedosažena. Důvod je jednak ve vlivu kapacitního zatížení a v tom, že napětí na jednu destičku připadající bylo volené menší.

U usměrňovačů, jenž jsou nyní v obchodě, se napětí 14 V ef na destičku ukázalo jako vhodné, napětí, jak uvádí S.A.F., byla příliš vysoká. Asi válečné výrobky nedosahují jakostí výrobků předválečných.

Z těchto údajů je vidět, že celá otázka selenových usměrňovačů není — ostatně

jako většina technických problémů — právě jednoduchá. Snad však to, co bylo řešeno, postačí jako základ, který umožní účelné používání selenových usměrňovačů.

Je vhodné snad alespoň pro informaci říci, že cuprox i ostatní suché (či kovové) usměrňovače mají v zásadě podobné vlastnosti a jen jednotlivá data se liší. Tak na př. cuprox, jehož charakteristika je v obr. 6, má povolené napětí na jednu destičku jen 3-4 V ef., neklesá však tak jeho proud při nízkých napětích, vnitřní odpor je menší, nemá tak velké povolené zatížení, snese však mnohem větší, provozní teplotu.

# O PŘIPOJOVÁNÍ DALŠÍCH REPRODUKTORŮ

## k běžným přijimačům

Dt P 621.396(623.7+62)

Ve starších dobách rozhlasu nebyl reproduktor organicky sloučen s přijimačem, jako je tomu dnes, nýbrž byl samostatnou součástkou tvaru obyčejně dosti bizarního, byl připojen k vlastnímu přijimači ohebným vodičem, a stál buď na přijimači, někdy však také stranou, dosti vzdálen. Z těch dob zůstaly některým dnešním přijimačům zdířky pro připojení dalšího reproduktoru podle způsobu I., na obraze 1, i když mají všechny přístroje rozhlasové vestavěn reproduktor dynamický, s výstupním transformátorem, tedy podstatně jiný, než jaký se družil k někdejším all-concertům.


Musíme předeslat, že jen vzácně bylo těchto zdířek použito: většina posluchačů umístila svůj přijimač do společenského těžiště svého bytu a druhý reproduktor prostě nepotřebovala. Tento zvyk souvisí nepochybějí s nízkou úrovňí bydlení našich středních vrstev, odkázaných na byty jen vzácně větší než dvě, tři obytné místnosti, a pak je ovšem hlasitěji hrající přijimač slyšet po celém bytě a často i mimo něj. Tento stav ovšem nepovažujeme za konečný a v té míře, jak se bude zlepšovat naše bydlení, vystoupí i otázka dalších reproduktorů důrazněji do popředí. Jde na př. o to, aby bylo lze poslouchat rozhlas v obytném pokoji, aby jej však v hodinách dopolední práce mohla hospodyně sledovat i v kuchyni, aby se mohl poslechem rozptýlit nemocný v ložnici, a třeba také aby ho při raném holení v koupelně nepříšel o první denní zpravidlost. Milovníka klidu mohla by tato perspektiva zvučného bytu vzrušit a rozčilit; neprávem, neboť rozvedením reproduktorů po bytě právě odpadá nutnost používat nadmerné hlasitosti a otočením knoflíku lze vyřadit reproduktory, jichž není zapotřebí.

Lze namítat, že poslech na více místech v bytě můžeme řešit bez rozvádění nf. energie k dalším reproduktorem, jednodušeji další přijimačem, k čemuž nová úprava rozhlasového zákona dává možnost bez placení další koncese. Nespornou výhodou je možnost individuálního poslechu různých stanic v různých místech, nevýhodou je potřovací a udržovací náklad druhého nebo dalšího přijimače, které nejsou malé, zejména mají-li to být přístroje dobré. Další reproduktory stojí přibližně desetinu toho, co přijimač, a při dobré úpravě vydrží většinu, což neplatí o přijimači. Je tedy „radiofikace“ bytového celku rozvodem nf. energie od ústředního přijimače otázkou významnou i zajímavou.

Zásadně lze připojit další reproduktory ke každému přijimači. Když jsme za války instalovali prozatímní rozhlas v leteckém krytu pro 300 osob, shledali jsme, že jediný koncový stupeň dokázal dodat postačující energii pro zřetelný poslech i v místnostech nezcela tichých a zvukově neupravených pro šest připojených reproduktorů, při čemž přednes zcela postačil hlasitostí i věrnosti. Je to pochopitelně, uvážme-li, že devítivattová konco-

vá elektronka je s to dodat asi 2 wattů tónové energie, pro pokojovou hlasitost se však udává spotřeba (včetně nepatrné účinnosti běžných reproduktorů) 0,05 wattu. V běžných případech nebude ovšem nutné využívat do krajnosti této možnosti: většinou vystačíme s jedním až třemi dalšími reproduktory a pak je úbytek na hlasitosti malý. Ostatně lze upravit zařízení tak, aby pro náročné pořady bylo možné připojené reproduktory vyřadit a ponechat jen reproduktor ústředního přijimače.

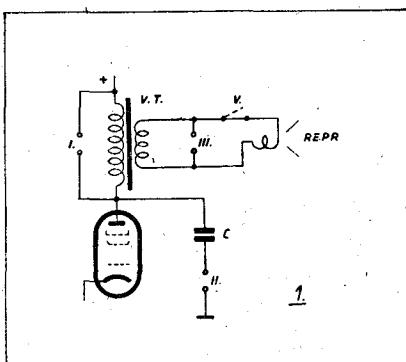Vráťme se k obrázku 1 a posuďme tři způsoby připojování reproduktoru, jak na ně dříve pamatovali výrobci vestavě-



nými zdířkami. Způsob I. má tyto zdířky přímo na primáru vestavěného výstupního transformátoru, takže druhý reproduktor musí mít rovněž výstupní transformátor, a vedením prochází vedle nf. energie i část anodového proudu. Proti zemi má toto vedení napětí značné, životu nebezpečné, totiž 250 V a k tomu nf. napětí střídavé. Proto je tento způsob nevhodný a nemělo by ho být používáno. Způsob II. má stejnosměrné napětí odděleno kondenzátorem C, není však také výhodný, neboť stejně jako I. musí mít další reproduktory výstupní transformátory, což je podstatně zdražuje.

Jedině vhodný a ze všech nejúčelnější způsob připojení je III., kdy další reproduktor připojujeme na sekundární stranu výstupního transformátoru přímo kmitačkou, tedy bez druhého výstupního transformátoru. Napětí na tomto obvodě je jen malé nf., takže odpadá nebezpečí úrazu. Prostým spinacem lze snadno vyřadit reproduktor vestavěný, po případě dvěma spinaci libovolně oba sdrožovat.

### Otázka přizpůsobení.

Předpokládejeme, že oba reproduktory, přidaný i vestavěný, mají kmitačky o stejném odporu. Nebývá to splněno přesně, ledaže můžeme použít stejných reproduktorů, rozdíly však nejsou velké a musíme se s nimi smířit. Poznáváme však naráz, že paralelním přidáním druhého reproduktoru zmenšujeme zatěžovací odpór sekundární strany výstupního transformátoru

na polovici, a stejně i odpor transformovaný na primár. Místo obvyklých 7000 ohmů pracuje pak elektronka s 3500 ohmy. Kdybychom spojili obě kmitačky za sebou a tak je připojili na sekundární výstupní transformátor, byl by zatěžovací odpór dvojnásobkem správné hodnoty. Oboji je závada dosti vážná, kdybychom chtěli z elektronky odebrat plný výkon. Křivky, otisklé v článku „Zásady návrhu zesilovače pro reprodukci“ v loňském čísle 5/6 t. 1. ukazují, jak klesne výkon a stoupne skreslení pro jiný než optimální zatěžovací odpór. Z téhož důvodu, který dovoluje napájet z jedné elektronky více reproduktorů, totiž protože vystačíme pro běžný poslech s výkonem poměrně malým, můžeme se však v nouzi s tímto zhoršením smířit tím spíše, když nemáme jiné volby. Ostatně okolnost, že sami výrobci tento prostý způsob připouštějí, dokládá jeho přípustnost. Kdybychom chtěli být důslední, tu bychom museli buď vystavit na sekundárním vinutí výstup. tr. odbočku na 0,7 × celkový počet závitů a pak bychom dostali výkon plný, obrázek 2a, anebo doplnit každou z paralelně spojených dvou kmitaček přidaným ohmickým odporem na dvojnásobek, aby bychom po spojení dostali zase původní hodnotu, pak však bychom ztráceli celou polovinu výkonu koncového stupně neužitelně v odporech. Zpravidla však zůstaneme při úpravě původní, která je alespoň jednoduchá, totiž připojíme samotné kmitačky paralelně na sekundární výstupní transformátoru.

Poměrně výhodný případ nastane, roz hodneme-li se připojit tři další reproduktory, takže budou vestavěny čtyři. Pak je můžeme sdružit podle obrázku 2b v seriové dvojice, spojené paralelně, s výsledným odporem, rovným právě původnímu odporu jedné kmitačky (předpokládáme stále, že jejich odpór je stejný) a při stroj je správně přizpůsoben a plně využit. Potřebujeme-li připojit jen celkem tři reproduktory, použijeme těhož způsobu, jen jednu kmitačku doplníme ohmickým odporem, v němž teď ztrácíme jen čtvrtinu výkonu, anebo, má-li jeden hrát silněji než druhé dva, použijeme zapojení 2c, při němž ovšem bude zatěžovací odpór 1,5krát větší než správný. Poměr výkonu v reproduktorech bude 1:0,25:0,25. Tyž poměr výkonu dává i zapojení 2c, má však výsledný zatěžovací odpór jen 0,67 R.

Připomeňme, že nejcitlivější na nesprávné přizpůsobení zatěžovacího odporu jsou koncové pentody. Méně citlivé jsou pentody se zápor. zpět. vazbou napěťovou, pokud má za účel jenom změnit vnitřní odpór elektronky a nikoliv zavést nějakou složitou tónovou korekci. Totéž platí o koncových triodách. Obecně se jeví vhodnější zatěžovací odpór raději zvětšovat než zmenšovat pod správnou hodnotu, protože křivky, o nichž jsme se zmínili, ukazují při větších Ra menší pokles výkonu při daném skreslení.

### Riziken hlasitosti.

U jediného vestavěného reproduktoru je řízení hlasitosti snadné, protože regulátor hlasitosti máme vestavěn do každého přijimače. Mění se jím, jak vime, budic na-


## „Myslíci střela“


Do průběhu uplynulé války zasáhlo rozhodujícím způsobem několik vynálezů. Z nejdůležitějších byla vedle atomové pumy a radaru tak zv. myslicí střela nebo myslicí bomba, nebo přesněji její zapalovací zařízení, zvané radio proximity fuse (RPF). Je to samočinná rozbuška, která přivede k výbuchu protileteckou střelou nebo pumou i když se jen přiblíží na určitou vzdálenost (asi 60 m) k letadlu, nebo vzdoušnu minu právě v optimální vzdálenosti od země, bez ohledu na to, z jaké výšky byla shozena. S pomocí tohoto vynálezu, jehož výsledkem je předmet o málo větší než krabička na holici mýdlo, byly zasaženy zrcadlící rány japonskému a německému letectvu, odražen útok V1 na Londýn a zmnohošobená účinnost bombardování. Snaha, ovládat střelu ještě i po tom, kdy opustila hlaveň, je stará, jako dělostřelectvo samo. Podstatou amerického řešení této otázky je prostá. Je to jednoduplný vysílač, přijímající s třemi elektronkami a obyčejná dynamitová elektrická rozbuška, kterou zapálí malý thyratron (plynem plněná trioda). Vysílač vysílá po výstřelu vč. impulzy. Dokud není v okolí předmětu, který by ho odrazil, ztrácejí se v prostoru a na přijimač nepřísluší. Dostane-li se do určitého, předem zvolitelného okruhu vysílače těleso, které odráží elektromagnetické vlny, část signálu se vrátí do přijimače a zde po zesílení způsobí výboj thyratronu. Anodový proud thyratronu stačí zapálit rozbušku a střela exploduje.

Že takové zařízení se s normálními součástmi do střely nebo bomby vestavět nedá, je jasné. Prostor pro rozbušku je totiž veliký asi jako jediná obyčejná elektronka a žádná z našich elektronek by asi nenesla to ohromné zrychlení (až 20 000krát zrychlení zemské) a vysoké teploty, které vznikají v hlavni. Tento první problém vedi ke konstrukci elektronek skutečně trpasličích — velkých asi jako naše odpory pro 1 W. Elektronky mají systém vyztužený silidou a jsou ještě uloženy v měkké gumě a asbestu, aby lépe odolaly nárazu při výstřelu. Druhým problémem byl spolehlivý zdroj energie. Musil nejen odolávat velmi vysoké teplotě při výstřelu, ale i nejnáročnějším teplotám ve výškách, přitom musel být neomezeně skladný v tropickém i v polárním podnebí. Zde postupovali američtí technikové dvěma směry: Pro malé protiletadlové granáty sestříli baterii, která počne dodávat proud až tehdy, když nasáká elektrolytem. Této vlastnosti, která umožňuje neomezenou skladnost, se jednoduše využilo pro automatické spouštění zařízení po výstřelu. Elektrolyt je uzavřen ve skleněné baňce, která se při výstřelu rozbití a uvede baterii a tím i celé zařízení v chod. Pro vzdoušné miny byl sestřoven malý generátor se vzdoušnou turbinou, veliký asi jako kapesní hodinky. Turbinku pohání vzdich, proudící kolem bomby, a při 100 000 ot./min. dodává generátorem dostatečnou energii pro celé zařízení. Díky těmto speciálním součástkám se podařilo umístit celý přístroj i se zabezpečovacím zařízením do prostoru ne většího než moderní mf. transformátor a použít ho i u protileteckých střel ráže 7,5 cm.

Dnes se snaží velké americké firmy využít objevů a zkušeností získaných při výrobě těchto střel pro mimořádné účely. Konstruují na principu „proximity“ automatická zabezpečovací zařízení pro silniční vozidla a vodicí zařízení pro slepce. Miniaturní elektronky a baterie umožňují zase konstrukci skutečně kapacitních přijimačů a vysílačů jak pro rozlučkovou pásmu, tak i pro telefonní pásmo 470 Mc — Citizen Radiocomunication. O všem tom jistě brzy uslyšíme více — doufajme jen, že i u nás též něco z toho spatříme na trhu.

O. Horna.

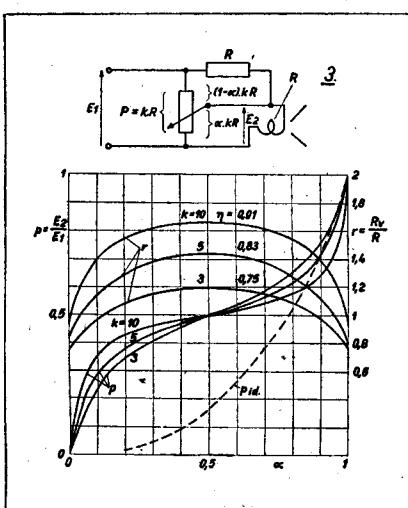

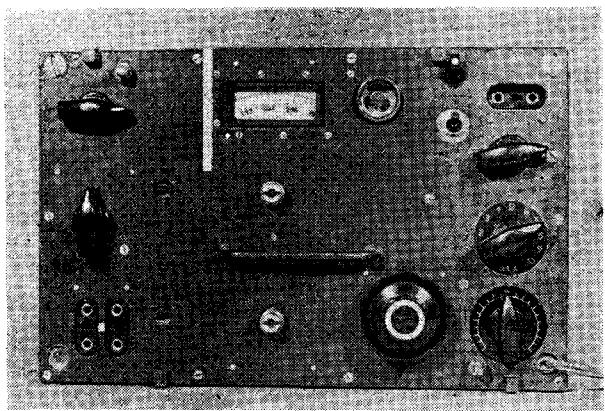

Fot. 1. Superhet s dvojím směšováním podle obr. 11. Vlevo dole výstupní zářítky, nad nimi jemně dolaďování kapacitou  $5 \text{ pF}$  s ozub. převodem a výše ruční řízení citlivosti. Vedle lad. indikátoru přepinač příjem - vysílání a grafie - fonie, antenní a zem. zářítky, kontrola mf reakce, řízení hlasitosti (nf), níže kondenzátor pro změnu kmitočtu zázněj. oscilátoru ( $\text{fm} = \pm 5 \text{ kc/s}$ ) a vedle náhon škály.


MUC Jaroslav Staněk:

## ŘEŠENÍ PROBLÉMU ZRCADLOVÝCH KMITOČTŮ u superhetů pro příjem krátkých vln\*

Náš první superhet pro krátké vlny býval obyčejně menšího typu. Vzpořínam si na svůj přístroj z roku 1937 s elektronkami 6L7 - pentagrid, jako směšovač s reakcí, 6C5 - oscilátor a 6N7 - duotrioda v zapojení mříž. detektoru s reakcí pro příjem telegrafie + nf. zesilovač;  $\text{fm} = 465 \text{ kc/s}$ . Byl bych býval s přístrojem spokojen, zrcadlové kmitočty mne však tehdy působily velké starosti. Byl jsem vlastně zklamán. Další léta pro mne byla ve znamení boje proti zrcadlovým frekvencím. Vyzkoušel jsem tyto prostředky (seřazeno podle složitosti zapojení): 1. tak zv. vysoký mf. kmitočet ( $1500 \dots 3000 \text{ kc/s}$ ); 2. odládovač, vstupní pásmový filtr a směrovou antenu; 3. reakční vstupní okruh; 4. nekonečné potlačení zrc. frekv. ve vstup. lad. obvodu (rejekci); 5. preselektory: a) jeden vf. stupeň před směšovačem, b) totéž s reakcí (nebo lépe s rejekcí), c) několik stupňů (příp. první z nich s reakcí nebo rejekcí); 6. dvojí směšování a dva různé mf. kmitočty.

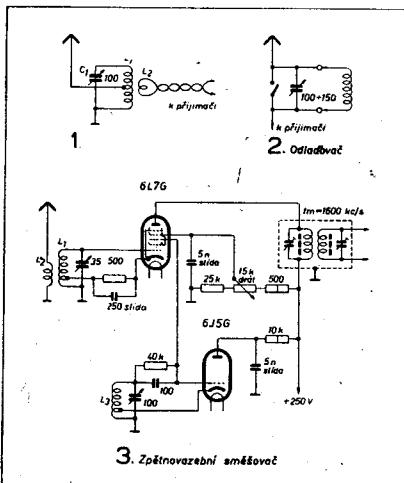1. S obvyklou mezifrekvencí kolem  $450 \text{ kc/s}$  lze dosáhnout na kmitočtech menších než  $7000 \text{ kc/s}$  poměru zrcadlových\* rádu několika set (k jedné) s jedním vstupním lad. okruhem bez reakce. K udržení takového poměru nad  $7 \text{ Mc/s}$  je však třeba větší vstupní selektivitu. Dva laděné obvody bez reakce (jeden v preselektoru a druhý v směšovači) dovolují dosáhnout poměru zrcadlových  $k = 10000$  pro pásmo  $1.75 \text{ Mc/s}$ ,  $k = 1500$  pro  $3.5 \text{ Mc/s}$ ,  $k = 150$  pro  $7 \text{ Mc/s}$ ,  $k = 50$  (!) pro  $14 \text{ Mc/s}$  a  $k = 2 \dots 3$  (!!) pro  $28 \text{ Mc/s}$ . Hodnota 50 pro  $14 \text{ Mc/s}$  je pro uvedené zařízení obvyklá a hodnota

\*) „Poměr zrcadlových“ ( $k$ ) je poměr napětí vstupního zrcadlového signálu k napětí žádaného signálu, nutnému k dosažení stejného výstupního výkonu. Tento poměr závisí na resonanční křivce vstupních okruhů. Selektivnost mf. zesilovače jej vůbec nemění. O dobré účinnosti zkoušeného zařízení proti zrcadlovým frekvencím se přesvědčíte podle jednoho vtipného Američana nejlépe tím, když zrcadlové frekvence — vůbec neuslyšíte.



$k = 2$  až  $3$  pro  $28 \text{ Mc/s}$  se už považuje za docela péknou. (Tyto veličiny se věsměs vztahují na  $\text{fm} = 450 \text{ kc/s}$  a na použití obvyklých elektronek i vstupních okruhů. Na vyšších frekvencích dosáhnete jistého zlepšení účinnosti užitím knoflíkových elektronek, které méně zatěžují ladící obvody). — Kdybychom se snažili potřít zrcadlové kmitočty čistě přidáváním selektivních prvků v podobě proselektorů (na kmitočtech kolem  $30 \text{ Mc/s}$  a výše), bude zisk poměrně malý. Nakonec bychom dosáhli neproveditelného počtu stupňů a účinnost získávanou několika málo stupni na nižších frekvencích bychom nezvedli ani dvakrát (Miles a Mc Laughlin).

Prvním nejjednodušším a zároveň velmi účinným prostředkem k potlačení zrcadlových kmitočtů je tedy volba vysoké mezifrekvence (viz výše přehled prostředků). Víme, že zrcadlové frekvence  $f_z$  jsou vzdáleny od frekvence oscilátoru  $f_0$  o meziprekvenci  $\text{fm}$  na opačnou stranu než žádaný vstupní signál. Od tohoto signálu (kmitočet  $f_V$ ) jsou tedy vzdáleny o  $2f_m$ . Čím menší meziprekvenci volíme, tím blíže bude sobě  $f_V$  a  $f_z$  a tím tříše je tedy od-

dělíme. Příklad: pro  $\text{fm} = 100 \text{ kc/s}$  se liší  $f_z$  o  $200 \text{ kc/s}$  od  $f_V$ , odpovídá tudíž při  $f_V = 800 \text{ kc/s}$  zrcadlová frekvence rozladění  $v_z \sim 2200/800 \sim \frac{1}{2}$ . Je-li pro rozlišení k dispozici ladící obvod, nastavený na  $f_V$ , o činiteli jakosti  $Q = 100$ , bude  $Q \cdot v_z = 50$ , t. j. rušící vysílač  $f_z$  se projeví proti  $f_V$  50krát slaběji. Jeho nosná vlna bude působit při stejně sile obou vysílačů jako postranní pásmo vysoké 2 %, nebo jako 2% modulace přijímaného signálu. Při příjemu slabého signálu může být rušící signál  $f_z$  snadno 50krát silnější. Pak bude procento modulace  $m = 100\%$  a vznikne hvízda, jako by přijímaný vysílač  $f_V$  pískal fortissimo ( $m = 100\%$ ). Tento tón nemění výšku \* se změnou  $f_0$  čili při ladění. (Barkhausen). Pro  $\text{fm} = 465 \text{ kc/s}$  jsou zrcadlové frekvence vzdáleny od přijímaných frekvencí o  $930 \text{ kc/s}$ , pro  $\text{fm} = 1500 \text{ kc/s}$  je tento rozdíl již  $3 \text{ Mc/s}$  a pro  $\text{fm} = 3000 \text{ kc/s}$  jsou  $f_z$  vzdáleny od  $f_V$  již o  $6 \text{ Mc/s}$ . Tu je jasné, že snáze odládime vstupní pásmový obvodem kmitočet, odlišný od žádaného o  $6 \text{ Mc/s}$ , než bude-li rozdíl mezi nimi jen  $200 \text{ kc/s}$ . Jsme však, bohužel, tak trochu v začarovém kruhu — neboť je těžké zhotovit mf. pásmový filtr pro  $\text{fm} = 3 \text{ Mc/s}$ , aby se zároveň jeho selektivita blížila selektivitě dosažitelné při  $450$  nebo dokonce  $100 \text{ kc/s}$ . Z tohoto kruhu se snažíme využít různým způsobem: tak vznikl na př. Goodmanův superhet s dvojí zpětnou vazbou (QST, 1938, březen) a tak vznikl také nás superhet s dvojím směšováním (viz níže).

Byron Goodman (W1JPE) nám přivedl dobrou myšlenku: 6L7G jako reakční směšovač, oscilátor s triodou 6J5G, pásmový filtr pro  $1600 \text{ kc/s}$ , exponenciální pentoda 6K7G jako mf. detektor se zpětnou vazbou v kathodovém obvodu pro zvětšení selektivnosti obvodu  $1500 \text{ kc/s}$ , 6K7 jako záznějový oscilátor a trioda 6C5G jako nf. zesilovač pro sluchátkový příjem. Mimoto Goodman důrazně upozorňuje na použití vysoké ladící kapacity ve vf. oscilátoru pro frekvenční stabilitu (a naopak žádá malé  $C$  ve vstupním lad. okruhu, aby bylo vstupní napětí větší). Při změně anodového napětí o  $50 \text{ V}$  a při užití značného  $C$  v oscilátoru posune se nastavený signál jen asi o  $0.5 \text{ c/s}$  v pásmu  $14 \text{ Mc/s}$ . Již u tohoto přístroje upozorňujeme na význam stability oscilátoru, vlastnosti, která hráje neobyčejně důležitou úlohu zvláště u superhetu se dvojím směšováním. (Poznámka: velmi selektivní přijímače musí jevit také značnou frekvenční stálost, neboť při pozvolném rozladění vzbuzuje hlasitost a objevuje se také skreslení fonie. U mnohých přístrojů je pak zahřívání příčinou posouvání frekvence, rozplnáním kondenzátorů. Vestařením příslavných kapacit, závislých na teplotě — zvláště se záporným teplotním součinitelem — lze dosáhnout zlepšení. Viz Benz: Einführung in die Funktechnik, 1943, tabulka isolantů na str. 524, všeobecné vlastnosti isolantů str. 123 a další; Radioamatér 1946, č. 2.)

Při volbě mezifrekvence nezáleží na přesné hodnotě  $f_z$ . Prakticky musíme dbát jen tří zásad: 1. vyhnout se kmitočtům, na kterých pracují silné vysílače (zvláště

rozhlasovým pásmům 150...450 a 500...1500 kc/s), jinak slyšíme při libovolném nastavení přijimače trvalý hvizd, jehož výška se mění při ladění; 2. činitel Q použitých cívek v mf. pásmových filtroch může, a pro fonii dokonce musí, být tím menší, čím nižší  $f_m$  volíme; tak pro fonii o maximálním modulačním nf. kmitočtu  $f_n = 5000$  c/s je pro

$$f_m = 100, 500, 2000 \text{ kc/s.}$$

$$Q_{opt} = 20, 100, 400.$$

Přiznivá mezifrekvence 2000 kc/s (s hlediska zrcadlových frekvencí) vyžaduje  $Q = 400$ . Takové ladící okruhy lze dosti těžko vyrobit. 3.  $f_m$  volíme co největší pro rušení zjevy zrcadlových frekvencí (viz výše).


**2. Pásmové filtry a odladovače,** tak běžné na středních vlnách; se na krátkých vlnách nevžily, i když přinášejí na nižších amatérských frekvencích několikatónosobné zlepšení poměru zrcadlových frekvencí  $k$ . Příklady jsou na obraze 1. a 2. Je samozřejmé, že spoj mezi takovým odladovačem a přijimačem má být co nejkratší. Značného zlepšení lze mnohdy dosáhnout použitím směrové antény. Lze ji oslavit zrcadlové frekvence a zároveň zvětšit poměr signálu k hladině poruch o 10 dB i více, takže slaboučké nečitelné signály mnohdy hladce rozluštíme, použijeme-li pro příjem směrové anteny. Příkladem budíž uzavřená kosočtverečná anténa (viz Handbook ARRL). Směrová přijímací anténa však ideálně pro amatérský provoz většinou není.

3. Uvedené poměry zrcadlových frekvencí  $k$  značně zvětšíme zavedením zpětné vazby do vstupního obvodu krátovinného superhetu (preselektor nebo směšovač). Zpětná vazba tu zvětší selektivnost vstupního obvodu a zároveň zesílí žádaný signál. Reakční okruh pracuje těsně před boodem, v němž naskočí oscilace. Bohužel však nezvětší reakce zesílení stejnou měrou ve větším frekvenčním rozsahu a proto vyžaduje kontrola reakce během ladění častých oprav. Tovární kv. superhetu se proto vyhýbají reakci a raději se tu používají dalších laděních stupňů k potlačení  $f_z$ . Obvykle tu vidíme dva ladění preselektory. Výše uvedené Goodmannovo reakční zapojení směšovače ze superhetu o pěti elektronách je na obraze 3. Kathoda pentagridu 6L7G má zde proti zemi vf. napětí, a to je okolnost, které se hledíme vyhnout. Je to obdobný pocit

— říška OK2XF — jako kdyby rotor otočného kondenzátoru měl proti zemi vf. napětí. Proto je lepší kathodu uzemnit a mezi anodou a mezifrekvenční laděný obvod v rádiu několik reakčních závitů navinutých vedle  $L_1$ . Zpětnou vazbu pak rádime stejným způsobem — změnou  $Eg244$ . Jindy bývá řízena reakce uhlikovým rezistorem asi 2000  $\Omega$  max., který je svými vývody uložen co nejbližší reakční cívce a zapojen tak, aby vedle nf tvořil proměnný bočník až zkrat. Obdobné je též zapojení reakce do vstupního vf. zesilovače před směšovačem (preselektorem).

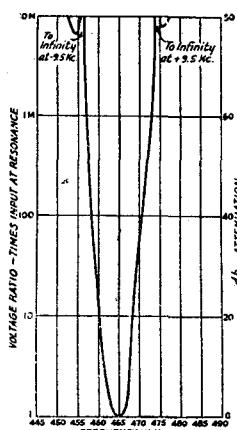4. Laboratoř Garrarda Mountjoye (R. C. A.) vypracovala systém, který v listopadu 1937 popsali Miles a McLaughlin, jako „nový systém mf. zesilovače s nekonečným potlačením (= rejekcí) signálu mimo resonanci“. Krátce poté použili stejného principu titíž dva konstruktéři firmy Hallicrafters pro potlačení zrcadlových frekvencí (viz QST, 1938, březen). Nebude na škodu uvést nejdříve princip a data původního mezifrekvenčního systému, pojednávám v naší literatuře jednak nebylo dosud ani uveden a jednak ho mnohý pracovník bude moci užít pro svůj větší superhet. Nuže, zapojení je na obr. 5. Celý systém je původně určen k lepšemu příjmu fonie, pro niž znamená asi takové zdokonalení, jako krystalový filtr pro příjem telegrafie. Víme, že s krystalovým filtrem není telefonie srozumitelná, jestliže filtr pracuje s maximální selektivitou. Jestliže pak nastavíme filtr na nejširší pásmo, stane se fonie srozumitelnou, avšak signál vzdálený od žádaného o 5 kc/s vyvolává již vážné rušení. — Nový systém „nekonečného potlačení“ dovoluje měnit resonanční křivku z tváru trojúhelníku (přibližně) v tvar obdélníku, což je vlastní ideální tvar pro příjem fonie. Vazba je tu provedena vzájemnou indukčností  $M$  mezi  $L_1$  a  $L_2$  a kapacitně s pomocí  $C_s$ . Obě tyto veličiny ( $M$  a  $L_s$ ) jsou zvoleny tak, že při některé, předem určené frekvenci mimo resonanci, napěti indukované vazbou  $M$  je stejně velké, avšak opačného znaménka než napětí, indukované kapacitou  $C_s$ , a proto se spolu ruší. Jinými slovy: není vazby pro tuto zvláštní frekvenci. Aby se dosáhlo nekonečného potlačení této nežádané frekvence, musíme se postarat o možnost korekce vazebního činitele. Korekci provádíme reostatem  $R_1$  (zhruba, jemně pak reostatem 1 k $\Omega$ ). Potlačení lze řídit kapacitou  $C_s$ , a posouvat je po dosť široké frekvenční oblasti, aniž se znatelně ovlivní  $f_m$ . Odpor  $R_1$  je sice proměnný, jakmile však s jeho pomocí najdeme bod nekonečného potlačení, už se ho nedotkneme (osa neovládána na čelné desce přístroje). — Opravdu výhodou tohoto zařízení je použití dvou takových filtrů — nebo dokonce čtyř při třech mf. stupních — za sebou (obr. 5:  $T_1$  a  $T_2$ ), aby dolky v resonanční křivce se daly umístit po obou stranách nosné frekvence. Jestliže tři z těchto potlačovačů nastavíme pevně — na př. dva na plus a minus 10 kc/s mimo resonanci, jeden řekněme na plus 5 kc/s a čtvrtý necháme proměnný, získáme prakticky ideální systém pro současnou amatérskou fonii (1937-38).


Obraz 4. Selektivnost pokusného mf. stupně (fm = 465 kc/s) s rejekcí kmitočtu  $\pm 9,5$  kc/s. V lineárním měřítku by měla resonanční křivka tvar přibližně obdélníku (otevřeného nahoru).




FREQUENCY IN Kc. = frekvence v kc/s.  
db ATTENUATION = zeslabení v decibelech. To Infinity at  $\pm 9,5$  Kc = k nekonečnu na  $\pm 9,5$  kc/s. 1M = 1 tisíc. Na ose vlevo nanesen poměr amplitudy signálu mimo resonanci k amplitudě signálu v resonanci pro konstantní výstup. výkon.

níku (přibližně) v tvar obdélníku, což je vlastní ideální tvar pro příjem fonie. Vazba je tu provedena vzájemnou indukčností  $M$  mezi  $L_1$  a  $L_2$  a kapacitně s pomocí  $C_s$ . Obě tyto veličiny ( $M$  a  $L_s$ ) jsou zvoleny tak, že při některé, předem určené frekvenci mimo resonanci, napěti indukované vazbou  $M$  je stejně velké, avšak opačného znaménka než napětí, indukované kapacitou  $C_s$ , a proto se spolu ruší. Jinými slovy: není vazby pro tuto zvláštní frekvenci. Aby se dosáhlo nekonečného potlačení této nežádané frekvence, musíme se postarat o možnost korekce vazebního činitele. Korekci provádíme reostatem  $R_1$  (zhruba, jemně pak reostatem 1 k $\Omega$ ). Potlačení lze řídit kapacitou  $C_s$ , a posouvat je po dosť široké frekvenční oblasti, aniž se znatelně ovlivní  $f_m$ . Odpor  $R_1$  je sice proměnný, jakmile však s jeho pomocí najdeme bod nekonečného potlačení, už se ho nedotkneme (osa neovládána na čelné desce přístroje). — Opravdu výhodou tohoto zařízení je použití dvou takových filtrů — nebo dokonce čtyř při třech mf. stupních — za sebou (obr. 5:  $T_1$  a  $T_2$ ), aby dolky v resonanční křivce se daly umístit po obou stranách nosné frekvence. Jestliže tři z těchto potlačovačů nastavíme pevně — na př. dva na plus a minus 10 kc/s mimo resonanci, jeden řekněme na plus 5 kc/s a čtvrtý necháme proměnný, získáme prakticky ideální systém pro současnou amatérskou fonii (1937-38).

Nastavení obvodů je prosté:  $C_1$  a  $C_2$  nastavíme na 465 kc/s jako obvykle, potom otočíme  $C_s$  na frekvenci, kterou chceme potlačit, a nastavíme  $R_1$ , při čemž zároveň nepatrne opravit  $C_s$ , až dosáhneme nekonečného potlačení této frekvence. Nejlépe se to provádí s citlivým mikroampérmetrem (0...50  $\mu$ A) v obvodě detekční diody a bez modulace v pomocném vysílači.  $R_1$  je pro nekonečné potlačení kritický. Jakmile najdeme nejlepší nastavení  $R_1$ , zůstane toto stálé pro značně rozsáhlé změny  $C_s$ . Fixní trimery  $C_s$  volíme malé a  $C'_s$  upravíme z malého otočného konden-

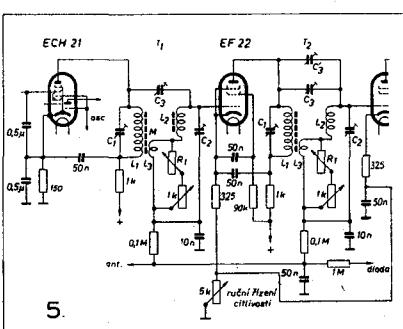


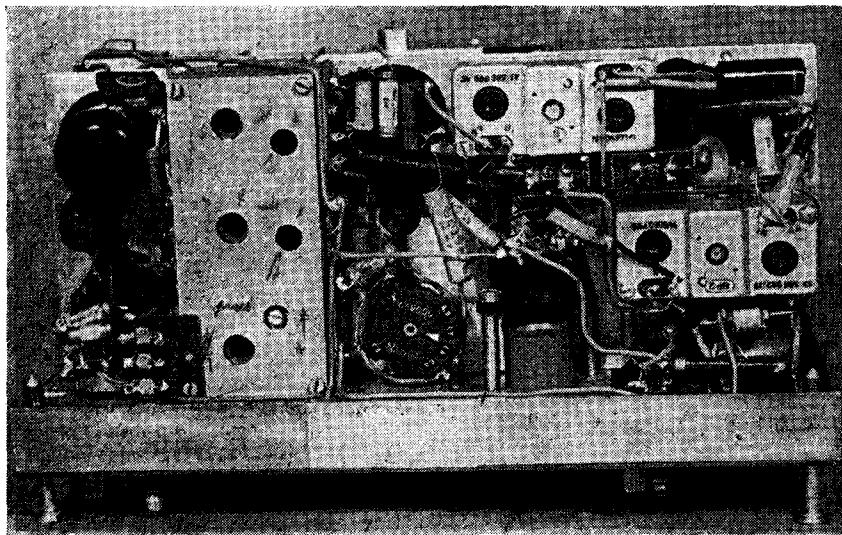

Fot. 2. Superhet o 10 elektronkách, pohled shora: vlevo vpředu (= dole) EF13, stabilisátor, nad ním ECH11, vedle cívky, objímka EH2, pod ní 2. oscilátor, EM4, dva poslední pásm. filtry a vpravo v rohu mezi nimi objímka EF11.

sátoru  $25 \text{ pF}$  odstraněním všech desek mimo jednu pro stator a jednu pro rotor, aby zbylá kapacita byla asi  $1 \text{ pF}$ . Tou lze pak posouvat dolík potlačovače od plus  $10 \text{ kc/s}$  k minus  $10 \text{ kc/s}$ . Oba kondenzátory,  $C_3$  i  $C'_3$ , jsou odstíněny, cívky  $L_1$  a  $L_8$  navinuty na společném jádře a dobře stíněny od cívky  $L_2$  navinuté na druhém jádře.

Jak jsme se zmínili, lze podobných vazebních prvků užít k potlačení zrcadlových frekvencí (obrazec 6). Jako u mf. systému zde máme primár  $L_1$  vázáný vzájemnou ind.  $M$  a kapac.  $C_3$  se sekundárem.  $L_1$  spolu s  $L_8$  tvoří ladící cívku pro žádaný signál,  $L_1$  a  $L_4$  tvoří indukčnost rejekčního okruhu. (Činnost cívky  $L_4$  bude objasněna později.) Vazba s antenou (nebo s předcházejícím stupněm) je výsledkem  $M$  a  $C_3$ . Pro žádaný signál se obvod chová velmi podobně jako při přímé induktivní vazbě s malou vazební kapacitou na horkém konci obojí cívek. Pro zrcadlovou frekvenci však napětí, jdoucí kapacitou  $C_3$ , se rovná napětí indukovánu vzájemným  $M$ , a poněvadž jsou obě opačného znaménka, ruší se. Aby byl rozdíl „absolutní nula“, je nutný korekční odpor  $R$ . Při jeho správném nastavení není vazby pro  $f_Z$ . V praxi se  $f_Z$  ovšem nepatrnou hodnotou projeví – následkem rozptylové vazby nebo přímým „sbíráním“ některou součástí za potlačovacím stupněm, avšak při pečlivé konstrukci lze dosáhnout poměru zrcadlových frekvencí

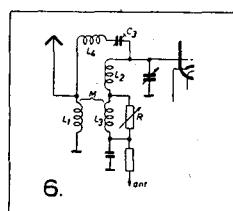

Obrazec 6. Obvod pro nekonvenčné potlačení zrcadlového kmitočtu. Hodnoty součástí platí přibližně a jsou jen voditkem pro konstrukci.

terá, mohou se měnit pro různé přístroje a úpravy pásem. Předpokládá se, že pro pásmo 7 a 14 Mc/s stačí jediná cívka. První hodnoty platí pro pásmo 7 a 14 Mc/s, druhé pro 28 Mc/s: —  $C_3 = 15 \text{ pF}$ ,  $10 \text{ pF}$  (trimr). —  $R$  - reostat  $1000 \text{ ohmů}$ . —  $L_1 = 4,5 \text{ záv.}/0,16 \text{ mm}$ ,  $2,5 \text{ záv.}/0,16 \text{ mm}$ . —  $L_2 = 10,5 \text{ záv.}/0,65 \text{ mm}$ ,  $3 \text{ záv.}/0,65 \text{ mm}$ . —  $L_3 = 3 \text{ záv.}/0,65 \text{ mm}$ ,  $2 \text{ záv.}/0,8 \text{ mm}$ . —  $L_4 = 15 \text{ záv.}/0,16 \text{ mm}$ ,  $8 \text{ záv.}/0,16 \text{ mm}$ . — Drát vesměs opředený  $2 \times$  hedv. průměr cívek 19 mm.


k lepšího než  $1000000$  i na  $36 \text{ Mc/s}$ . — Miles a Mc Laughlin naměřili při standardních superhetech, avšak s touto úpravou v směšovacím obvodu (bez preselektoru), poměr  $k = 2000$  na  $16 \text{ Mc/s}$ . To je hodnota větší než u dobrých přijímačů se dvěma nebo třemi preselektory před směšovačem. Rozptylové vazby zabránily dosáhnout ještě většího potlačení. Obrazec 7, 8 a 9 ukazuje účinnost takového vstupního zařízení u přijímače s jedním laděným preselekčním stupněm před směšovačem, potlačování  $f_Z$  je provedeno v mřížkovém okruhu preselektoru. Mf. selektivita


nastojí přijímače v těchto křivkách není zahrnutá. Ve všech případech je tu potlačována frekvence rovná  $f_V + 2f_m$ , kdežto lad. okruh pro žádaný signál je nalaďen na  $f_V = 7,14$ , případně  $30 \text{ Mc/s}$ . Korekčním odporem  $R$  je vždy nastavováno největší potlačení zrcadlové frekvence. „Díry“ v resonančních křivkách dosahují tu jen poměru  $10000$  (nebo  $80 \text{ dB}$ ), skutečný poměr  $k$  je však vesměs větší než  $100000$ .

Obrazec 10 ukazuje praktické provedení takového preselektoru podle Milesa a Mc Laughlina pro rozsah  $9$  až  $16 \text{ Mc/s}$ , určeného hlavně pro amatérské pásmo  $14 \text{ Mc/s}$ , v kterém už začínají zrcadlové frekvence podstatně zlobit, zvláště když spadají do oblasti rozhlas. pásm na  $19 \text{ m}$ . (Amat. pásmo:  $f_V = 14,0 \dots 14,4 \text{ Mc/s}$ ;  $f_m = 465 \text{ kc/s}$ ;  $f_Z = 14,93 \dots 15,33 \text{ Mc/s}$ ; rozhlasové pásmo  $15,1 \dots 15,35 \text{ Mc/s}$ .) Tyto silné rozhlasové signály nám dobře poslouží při nastavování rejektoru: naladíme přijímač i rejektor někam do pásmo  $14 \dots 14,4 \text{ Mc/s}$  tak, abychom slyšeli signál  $f_Z$  ze sousedního rozhlasového pásmá. Poté zvolna protácejme  $C_3$  až zjistíme, že v němž rozhlasový signál zmizí (nebo silně zesláblne). Nakořec najdeme na  $R$  polohu maximálního potlačení. — Nemůžeme-li nalézt bod potlačení  $f_Z$ , bude  $L_1$  obráceně navinuta, nebo  $C_3$  příliš velké nebo malé, nebo tu nejdé o  $f_Z$ . Najdeme-li onen bod a přesto je signál o  $f_Z$  silně slyšitelný, přesvědčme se, zda je  $f_Z$  slyšet i po odpojení antény od preselektoru. Je-li tomu tak, sbírá se  $f_Z$  až někde za preselektorem a je nutné se postarat o lepší stínění.

Pro  $30 \text{ Mc/s}$  je obtížné udat přesné hodnoty kritických součástí potlačovacího okruhu, poněvadž cívky zde mají tak málo závitů, že mnohdy jejich přívody mají stejnou indukčnost jako samotné cívky, a ježto  $C_3$  může být menší než  $1 \text{ pF}$ . Potlačovací preselektor hledme vestavět do samotného přijímače, nikoliv tedy do zvláštní skřínky (po způsobu kv. adaptoru). Spojte s dalším stupněm budtež co nejkratší. Na  $30 \text{ Mc/s}$  pracujme s největším možným zesílením preselektoru, neboť  $f_Z$  je percentuálně tak blízko  $f_V$ , že při dokonalém potlačení  $f_Z$  se projeví značná

Obrazec 7, 8 a 9. Resonanční křivky  $V/F$  konce standardního přijímače „CHALLENGER“ (6K7 preselektor, 6L7 směš. atd.) nalaďeného na  $7,14$  a  $30 \text{ Mc/s}$  s rejekcí zrcadlového kmitočtu  $7,93$ ,  $14,93$  a  $30,93 \text{ Mc/s}$ . Mf. selektivita přijímače není obsažena v těchto křivkách. Význam anglického slova stejný jako na obr. 4. IMAGE FREQ. = zrcadlový kmitočet.  $\infty$  - OVER 100 000 značí nekonvenčně nebo více než  $100000$ .

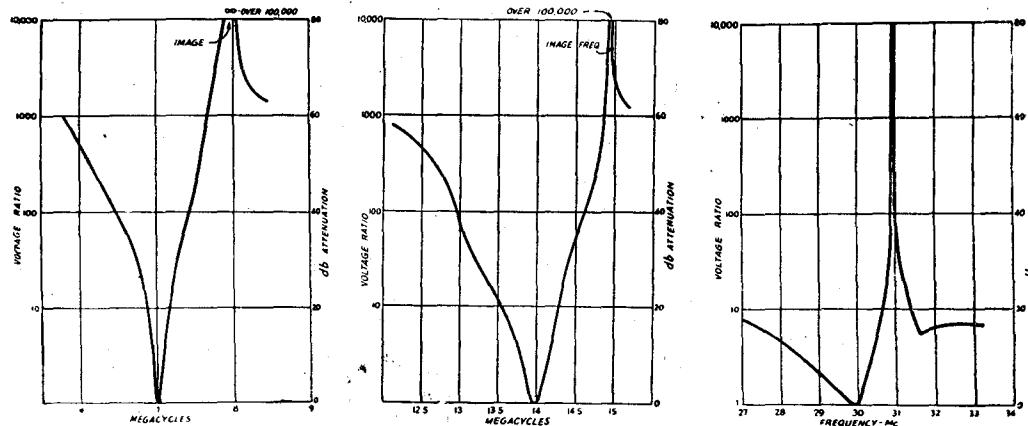

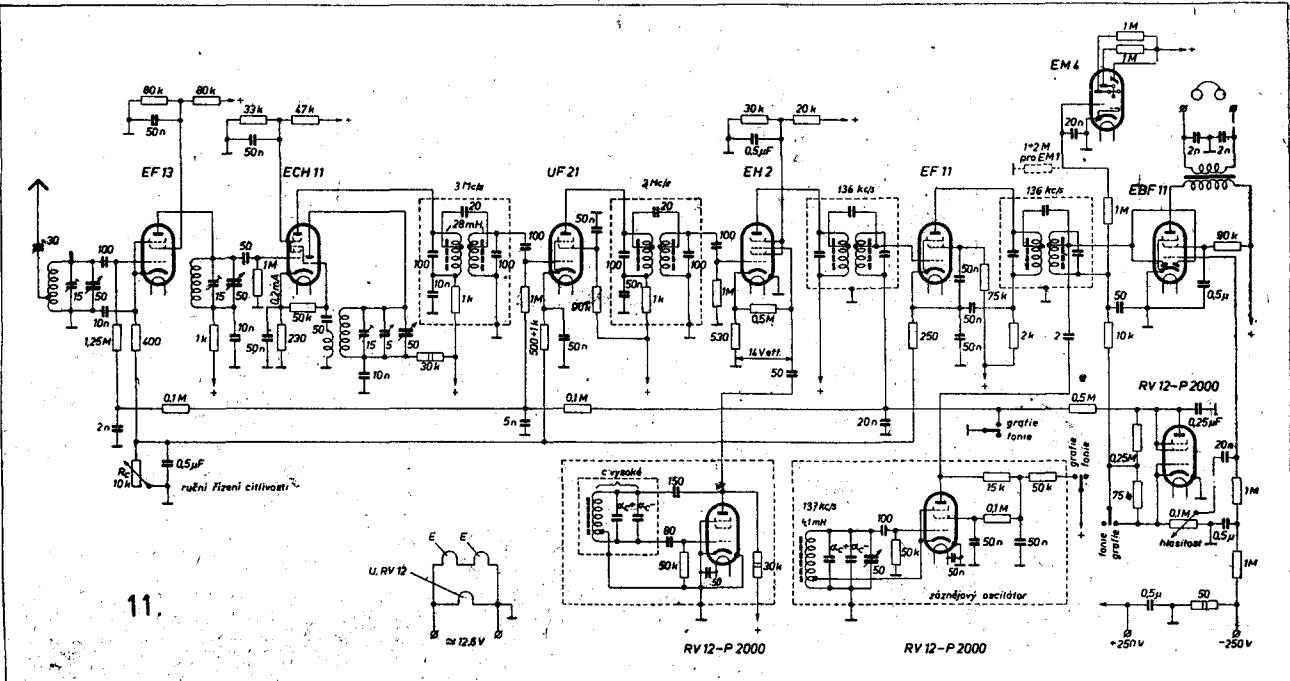

ztráta sily signálu  $f_V$ . Zesílení  $f_V$  může klesnout na desetinu hodnoty dosažitelné bez potlačování. Na těchto frekvencích bývá zesílení běžných pentod jen asi desateronásobné, takže při rejekčním zapojení (= s potlačováním  $f_Z$ ) bude nakonec signál  $f_V$  stejně silný za preselektorem, jako na jeho vstupu. Ztráty podstatně zmenšíme pečlivou konstrukcí ladících obvodů (vysoké  $Q$ ), vyhledáním optimálního stupně antenové vazby. Milesuv a McLaughlinův přístroj na př. měl jen 20 % ztrát v zesílení  $f_V$  při maximálním potlačování  $f_Z$  v rejekčním okruhu. Při poměru  $k = 2000$


Obrázek 11. Superhet pro krátké vlny s dvojím směšováním.

se tudiž sluchem nedalo postřehnout zeslabení žádaného signálu.


Pro rozsah 14...30 Mc/s má kapacita  $C_3$  hodnotu zlomku pF až několik pF a odpor  $R = 250 \dots 1500 \Omega$  (čím větší je, tím menší  $R$ ). A ještě jedno upozornění: kapacita pro řízení rejekce  $C_3$ , bohužel, poněkud rozložuje kmitočet, naláděný pomocí  $C_2$ . U přijímače s jediným lăděným vstupním obvodem to má malý význam, avšak u většího přístroje s vícenásobným otočným kondensátorem, je toto rozlišení významnější. Pro odstranění tohoto zjevu je možné použít cívky  $L_4$ , která zvětšuje napětí v rejekčním obvodu a zmenšuje vliv  $C_3$  na lad. okruh. Použijeme-li  $L_4$ , zmenší se značně potřebné  $C_3$ . Odpor  $R_1$  ukládáme do cívkové kostky, a poněvadž má pro

různé rozsahy různou hodnotu, přepínáme jej při změně vlnového rozsahu spolu s cívkami. Jeho přesnou hodnotu vyhledáme vždy po přepnutí reostatem  $R_2$ , ovládaným tentokrát s čelné desky.

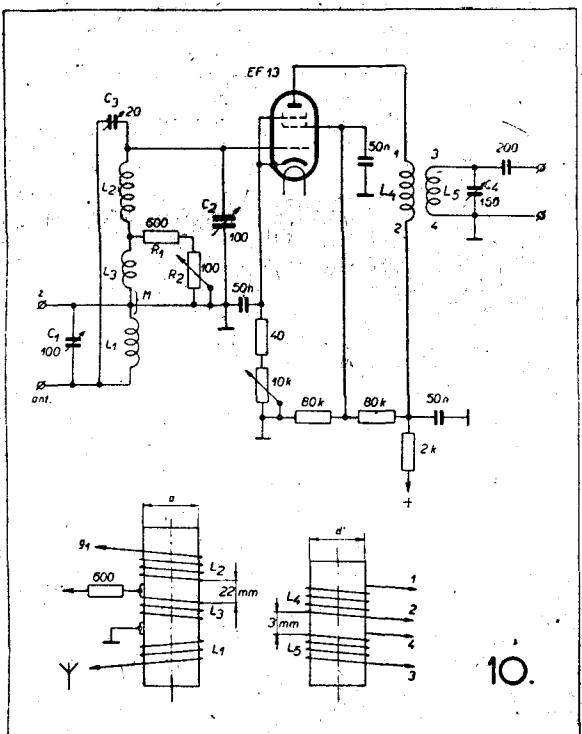5. Již v předchozích odstavcích jsme mluvili o významu preselektorů. Je to zařízení, které poněkud komplikuje a zdržuje přijímač, které je však u dobrého superhetu nutné. Preselekční stupňů lze zapojit před směšovače několik, avšak vystačíme i s jediným takovým stupněm (zvláště jde-li o superhet s dvěma různými mezifrekvencemi, viz níže), jestliže použijeme jakostnho materiálu, pečlivě vypracované konstrukce a mimo to reakce nebo ráději rejekce. Laděný vf. předselelovač nejen že zvětšuje poměr zrcadlových  $k$ , je však také účinný pro zvětvení poměru signál k hladině poruch. *Mesi citlivosti a potlačováním zrcadlových kmitočtů je nutné zvolit kompromis:* ták při vlně antenové vazbě budou zrcadlové signály slabší, kdežto poměr signálu k hladině poruch mluví naopak pro těsnou antenovou vazbu. Krajní hranici citlivosti je sum, vznikající v prvním obvodu přijímače. Proto je důležité získat pro první lăděný okruh přijímače co největší napětí žádaného signálu. Zároveň je důležité získat v prvním stupni největší možné zesílení, aby napětí signálu bylo co možná velké proti napětí šumotu elektronky v anodovém okruhu prvého stupně. Všeobecně mā vf. zesílovač účinnější zesílení než směšovač, což samo o sobě je velkou výhodou v boji proti šumotu elektronky. Při tom je nutné poznamenat, že reakce v preselektoru sice zvětšuje zesílení, avšak nezlepšuje poměr signálu k hladině poruch (v amatérských pásmech). — U superhetu vkládáme tedy před směšovač aspoň jeden preselektor, a to pokud možno s rejekcí nebo reakcí. U superhetu s dvěma různými mezifrekvencemi (podle odst. 6) je re-



Obrázek 10. Zapojení preselektoru s nekonečným potlačováním zrc. kmitočtu pro 9—16 Mc/s.  $L_1 = 10$  záv./0,16 mm smalt,  $L_2 = 5$  záv./0,8 mm,  $L_3 = 3$  záv./0,8 mm na společné kostře o průměru 28,5 mm, mezi  $L_2$  a  $L_3$  vzdálenost 22 mm,  $L_1$  a  $L_3$  vázány těsně. Potor na smysl vinutí. —  $L_4 = 15$  záv./0,13 mm smalt,  $L_5 = 5$  záv./0,8 mm smalt, na kostře prům. 19 mm, 3 mm od sebe.

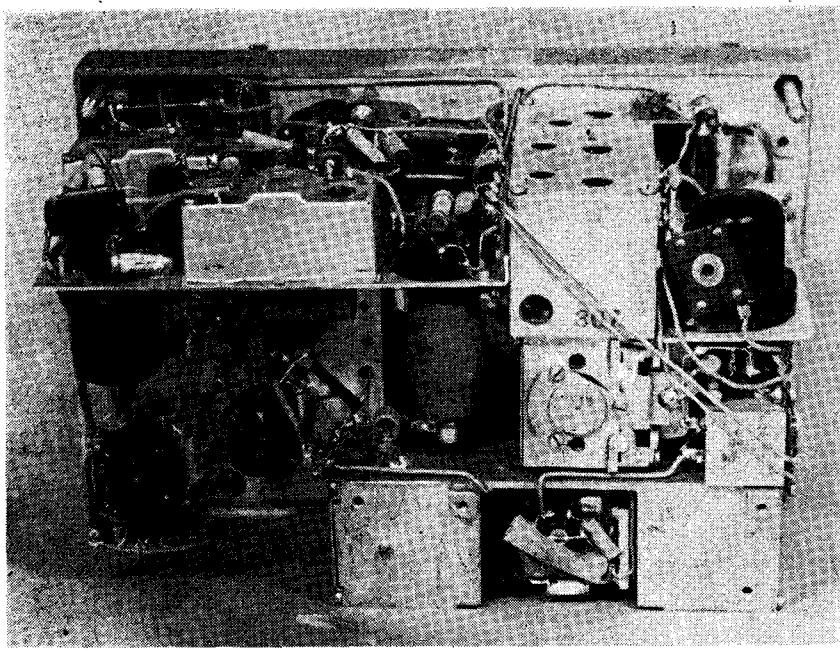

Fot. 4. Pohled na superhet s dvojím směšováním ze zadu shora: pod vstupem, okruhy otočené kondensátory, pod ním UF21, po jejich stranách prvek dva pásm, filtry, nad druhým z nich EH2, vedle níž začíná svíslý plech (rovno běžný s čelnou deskou) a nesoucí EBF11 (je vidět jen část objímky) a dvě RV12P2000 (tlumič poruch a zázněj. osc.).

jeckce (reakce) úplně zbytečná (až po 20 Mc/s). Zde postačí jeden obyčejný vf. zesilovač před směšovačem (prakticky úplné potlačení i nejsilnějších  $f_z$ ). Vhodnou elektronkou pro preselektor je pentoda s malým šumem — jako EF8, EF13, RV12P3000, RV2.4P1400 (tyto obě pro  $\lambda \leq 3m$ ), LV14 ( $\lambda \leq 2m$ ) a pod.

6. Jinak můžeme na zrcadlové frekvence vyrážat superheretem o dvojím směšování a dvou různých mezifrekvencích ( $f_{m1}$  a  $f_{m2}$ ). Myšlenka samotná není novinkou, neboť je uvedena již v patentech majora Armstronga a také Ross Hull ji uvádí v ultra-krátkovlnném superinfrengenerátoru s nízkým  $f_{m1}$  (vysoká selektivita) a s vysokým  $f_{m2}$ . 2. Detektor se superreakcí, dovolující takto použít výhodné superreakce. V časopisu QST (červenec, 1939) uvádějí američtí amatérů Veatch a Kahle popis a směrnice k stavbě superhetu o dvou mezifrekvencích a označují svůj článek přibližně jako „nové zdokonalení příjmu vysokých frekvencí“. Stejnou myšlenku jsme měli později nezávisle i my a snad tohoto zapojení používá řada amatérů, jejichž krátkovlnným přijímačem je rozhlasový superhet s kv. adaptorem a vysokou první mezifrekvenčí (asoň 1500 kc/s). Můžeme říci předem, že je to dobrá myšlenka, a jak říkají Veatch a Kahle: „I když je to složitý systém, zapomenete na všechny obtížné drobnosti (hlavně v mf. zesilovačích), jakmile přístroj přesně sladíte.“ Rozvedeme si některé myšlenky těchto dvou autorů:

**Mezifrekvence.** Je známo, že dnes nejběžnější mf. kmitočet 465 kc/s (nebo jemu blízký) nestačí při příjmu vysokých frekvencí k přiměřenému potlačení „zrcadel“  $f_z$ . Vyšší  $f_m$  pak nedovoluje takovou selektivitu, jaké lze dosáhnout s nižším  $f_m$  (na př. 130 kc/s). 465 kc/s představuje kompromis mezi řešením problému „zrcadel“ a selektivity. Užitečné bude tedy použít obou  $f_m$ : vysoké  $f_{m1}$  pro výhodný poměr zrcadlových frekvencí na nejvyšším provozním frekvenčním rozsahu, a nízké  $f_{m2}$  s dostatečnou selektivností. Pro

provoz až 60 Mc/s se doporučuje  $f_{m1} = 3000$  kc/s, je-li hranicí příjmu 30 Mc/s, vystačíme s  $f_{m1} = 1500$  kc/s a pro hranici 7 Mc/s stačí běžná  $f_{m1} = 465$  kc/s. — Druhá mezifrekvence  $f_{m2}$  je problém fónie: pro příjem telegrafie je ideální krystalový filtr, resonující na př. na 465 kc/s, při telefonii pak je nejzáclenější týž kmitočet (nebo i menší) v zapojení „nekoněné rejeckce“ (viz odstavec 4 a obrázek 5).

Pro superhet s dvojím směšováním je důležitý dobrý tlumič poruch. Zmínění autoři doporučují zdokonalený Lambův tlumič (6J7 - zesilovač poruch, 6H6 - dvoucestný usměrňovač poruch, blokující zde druhý směšovač s elektronkou 6L7). Nám se docela dobré osvědčil Dickerův automatický tlumič, jednodušší, bez vf. laděných okruhů (viz obrázek 11), popsaný a vyložený podrobně v Jonesově Handbooku (1938). Rovněž Veatchem a Kahlem zdokonalený Lambův tlumič je takřka automatický. Tlumič firmy RCA (v přijímači ACR 111), zapojený až do nf. části přijímače (lin. pentoda 67J s řadou odporníků je tu navíc), se podle našich zkoušek nehodí dost dobré pro příjem fónie, neboť značně potlačuje vysoké tóny. (Popis a funkce tohoto v Handbooku ARRL 1938, 15. vyd., 2. tisk, obr. 765). Pro řádnou činnost Lambova tlumiče je důležité nepoužít maximálního zesílení před druhým směšovačem, aby tento nebyl přetížen silnými signály. Proto o něco větší odpor v katodě prvního mf. zesilovače a proto také se nesnažíme o maximální účinnost prvního směšování. Přesto však zesílení před tlumičem nesmí být zase příliš malé. (Při zkoušení tlumiče užíváme jako zdroje poruch na př. elektrického holicího strojku v blízkosti přijímače.)

Je nutné pečlivě odstínit druhý oscilátor, použít pro něj malého anodového napětí a v jeho ladicím obvodu relativně velké kapacity. Přesto nelze takovýmto superheretem o dvojím směšováním přijímat signály o  $f_v = n \cdot f_{osc_2}$  (kde  $n$  je celistvé číslo od 1 až do 10 a  $f_{osc_2}$  je druhá frekvence oscilátoru), tedy na př.: u přístroje s  $f_{m1} = 3000$  kc/s a  $f_{m2} = 135$  kc/s nelze přijímat signály 3135, 6270, 9405, 12 540, 15 675, ... kc/s. U obou posledních čísel vidíme, že jsou dosti blízko amatérského pásmu 14 000 ... 14 400 kc/s a zároveň velmi blízko rozhlasovým pásmům. Přesná hodnota kmitočtu  $f_{m1}$  a  $f_{m2}$  není sice vůbec kritická (viz výše, odst. 1), zde však vidíme další důvod, z kterého jsme mnohdy nuteni  $f_m$  měnit. Pozor tedy, aby se  $n \cdot f_{osc_2}$  nerovnalo kmitočtu, na jehož příjem nám záleží. (Přesto jsme se přesvědčili, že i za takovýchto podmínek není žádáný signál úplně zahlcen a sousední signály  $f_v = n \cdot f_{osc_2} \pm 10$  kc/s lze přijímat již normálně.)

**Vstupní konec přijímače.** Použijeme-li vysokého  $f_{m1}$ , není preselektor nijak zvláště důležitý. Větší úlohu v tomto případě hráje jen s hlediska hladiny poruch: je na místě vf. stupeň o vysokém zesílení a slabém šumotu. **Vhodné elektronky** byly uvedeny v odst. 5. První ladicí obvod zhotovíme pečlivou konstrukcí z pravotidelného materiálu a použijeme v něm **těsné antenní vazby**. Směšovač osadíme moderní elektronkou, která by sice nemusila mít velké zesílení, která však musí mít slabý šum a dobré stínění mezi oscilátorem a vstupním obvodem — vhodná je ECH (v zapojení obr. 11) nebo pro nejvyšší amatérské kmitočty EH2 s oscilátorem, osazeným knoflíkovou elektronkou RV12P2000 v podobě, nem zapojení jako druhý směšovač a druhý oscilátor v obr. 11. Druhý směšovač pak lze osadit ECH11 a za tuto zámenu v osazení prvého a druhého směšovače se přimlouváme. — Zde je snad také přiležitost odůvodnit pestrost užitých elektronik v přístroji 11: vidíme elektronky, které lze dnes poměrně snadno získat a jsou vesměs malých rozměrů a vynikajících nebo aspoň velmi dobrých vlastností. Pentodu RV12P2000 v zapojení diody můžeme zapojit také jiným způsobem: všechny tři mřížky spojit s anodou, nebo použít jako anody jen  $g_1$ , kdežto  $g_2$ ,  $g_3$  a anodu spojit s kathodou.

Pro práci na vyšších kmitočtech (nad 20 Mc/s) je velice výhodné, když první oscilátor pracuje na nejbližší subharmonické frekvenci. Při užití pentody jako prvního směšovače (RV12P400, EF9 a pod.), je pak nejlepší zavést „injekci do stínici mřížky“. **První oscilátor** (ostatně i druhý) má hlavní význam s hlediska stability. Hledíme stabilisovat jeho anodové napětí (po případě i žhavicí proud), vhodně jej umístit a mimo to ještě isolovat tepelně, pracovat s nízkým  $L/C$  a k otocnému kondensátoru přidat paralelně fixní kapacitu v takové kombinaci, aby se zahříváním okruhu kmitočet měnil co nejméně. Mechanická dokonalost (hlavně cívek) je samozřejmým předpokladem.

O nižší mezifrekvenci  $f_m$ , byly již hlavní směrnice uvedeny. Použijeme-li nekoněné rejeckce, mají mf. stupně v tomto

(Dokončení na straně 130.)

# CÍVKOVÝ KARUSEL S ŠESTI ROZSAHY

## pro velké přijimače

Z největších problémů přijimačů s mnoha vlnovými rozsahy a s několika ladícími obvody je přepínání cívek. Jedním ze způsobů jeho řešení je cívkový karusel, čímž jmenujeme soustavu cívek všech rozsahů i obvodů s příslušnými dolaďovacími kondenzátory a také s přepínacím zařízením, to vše upraveno tak, aby se otáčením připojovaly k ladícím obvodům vzdrycky všecka vinutí příslušného rozsahu. Našim čtenářům není tato úprava novinkou, naposledy ji viděli v návodu na generátor pro vf. měření v loňském č. 1–2, ale také v několika předchozích návodech a článcích. Podstatá této úpravy vysvítá jasně z titulního obrázku i pro toho, kdo k otážce mnoharozsahové cívky přistupuje po prvně.

Návod, který chystáme, splňuje první bod programu naší dílny, jímž je pořízení velkého komunikačního přijimače s vf. stupnem, tedy s dvěma lad. obvody a oscilátorem pro spolehlivý a věrný poslech rozhlasu i amatérského vysílání na vlnách od 10 do 2000 metrů. Je to přístroj, jehož potřebu nám čtenáři tohoto listu již dosti dlouho důkladně připomínají a k jehož stavbě se odhodláváme proto až teď, že bylo nezbytné vyčkat vývoje zdejšího trhu alespoň v hrubých rysech. Dodejme, že nám nejde o takový druh přijimače, jaký by si našel radioamatér, specializovaný na poslech amatérských vysílání; alespoň stejný význam má pro nás poslech, a tě co možná věrný, stanic rozhlasových nejen na vlnách krátkých, nýbrž i středních a dlouhých. Hledáme tedy vhodný kompromis mezi krájnimi typy přijimačů: radioamatérským, komunikačním a hudebním. Tolik o účelu naší cívkové soupravy.

Jak se vůbec dá vyhovět požadavku mnoha rozsahů u přijimače? V podstatě změnou indukčnosti v ladících obvodech, a to lze provést

- a) výměnnými cívkami jednotlivými,
- b) výměnnými cívkami skupinovými,
- c) cívkovými soustavami s přepinačem,

Dt P 621.396  
(662.2:62.029.4/6)

Vpravo sestavený cívkový karusel s třemi obvody a šesti rozsahy pro superhet s vf. selektorem, pro rozsah

asi 7 až 2200 m.  
Dole ukázka jednotlivých dolaďovacích cívek s trimry.



d) cívkovými soustavami otočnými nebo posuvnými (karusel).


Volba vhodného způsobu nebývá vždy snadná a i nám dala dosti rozmyšlení. Pro přístroj s mnoha vlnově velmi odlišnými rozsahy potřebujeme zaručit jakostní ladící obvody s krátkými přívody k lad. kondenzátorům a k připojeným elektronickým, žádáme jednoduché používání a s hlediska amatérské dílny také co možná snadnou výrobu. Tomu všemu vyhovět najednou a v plné míře není snadné: výměnné cívky jednotlivé, jakých rádi používáme pro malé přístroje s jedním nebo dvěma obvody, dávají sice dosti krátké spoje, změna rozsahu však trvá dlouho a cívky nelze dost dobré chránit před poškozením a rozladěním, když je často bereme do rukou a ve spěchu ne vždy pečlivě ukládáme. U přístroje s třemi obvody a pěti rozsahy je patnáct samostatných cívek, a to je pro přijímač příslušenství už příliš početné. — Podstatně lepší je použit výměnných cívek skupinových, spojených

pro příslušný rozsah v účelný celek (zásvuku), jako je to u známého amerického komunikačního superhetu National HRO. Uvažovali jsme o tomto řešení prakticky a vadilo nám příliš složitá stavba, nezbytnost hranatých krytů a přece jen v počtu k předchozímu dosti zdlouhavá manipulace.

U rozhlasových přístrojů běžných je dobrým řešením cívková soustava s přepinačem. Jakmile jde však o přístroj s více rozsahy, vychází přepínač složitý a choullostivý, cívky namačkané a spoje příliš dlouhé. Kromě toho je dnes obtížné získat spolehlivý vyhovující přepínač a vyrábět jej doma, to je přece jen úkol mimořádně těžký. — Tak jsme konečně — ne bez rozpaků — došli k rozhodnutí použít otočné cívkové soupravy či karuselu, s třemi soubory cívek a s možností až šesti rozsahů. Pět jich dobré stačí k krytí oblasti od 10 do 2000 metrů, šestý jsme volili jednak pro snazší úpravu, jednak pro možnost přidat ještě další rozsah, od 5 do 10 metrů, který bude mit i u nás vbrzku svůj význam. Stavbu soupravy, kterou vidíte na připojených snímcích, jsme se na vlastní kůži přesvědčili, že to, co od domácího konstruktéra žádá, není malichernost, dříkem chvíli pečlivé mechanické práce a že nezbytně vyžaduje dovednost, přesnost a pečlivost. Budete-li nakloněni povážovat tyto požadavky za tifivé, nezapomeňte povážit, že to, co od navrhovaného přístroje chceme, není také nijak nepatrné: obvody stálé, přesně sladěné, rovnoměrně pracující v širokém kmitočtovém rozsahu. Splnit je jinak, jednodušeji a zachovat přitom novému přístroji alespoň díl vlastností, pro něž si vážíme dobrých přístrojů továrních, totiž účelnost a snadnou obsluhu, to by sotva bylo možné.

Karuselu se někdy vytýká ve srovnání s cívkovou soupravou, že vystavuje cívky otřesům při přepínání, a že se tím obvody rozladí. Tento dojem zesiluje poměrně obtížné přepínání, k němuž je u dotyků karuselu na velkém poloměru potřeba více sil, než k otáčení přepínače, a protože se přitom točí dosti velká hmota, působí celék dojmem mechanické lability. Není docela správné řídit se tímto dojmem nekriti-

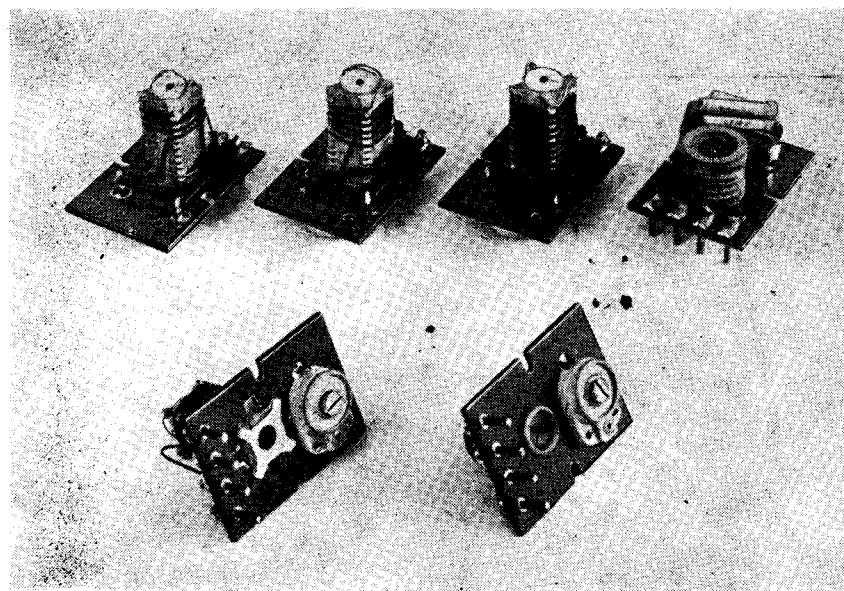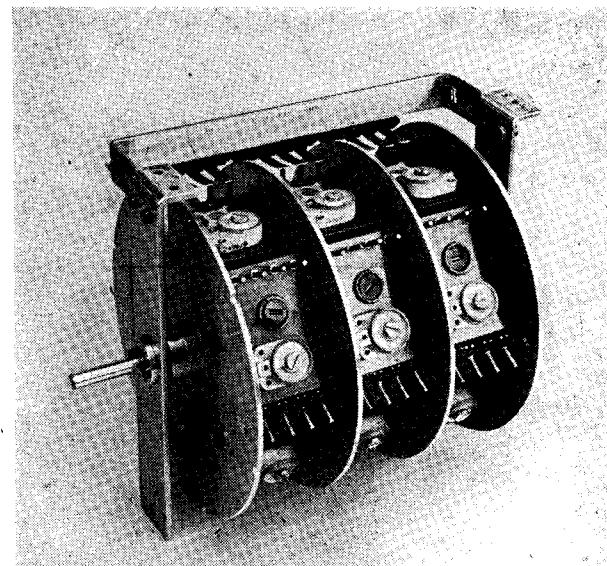

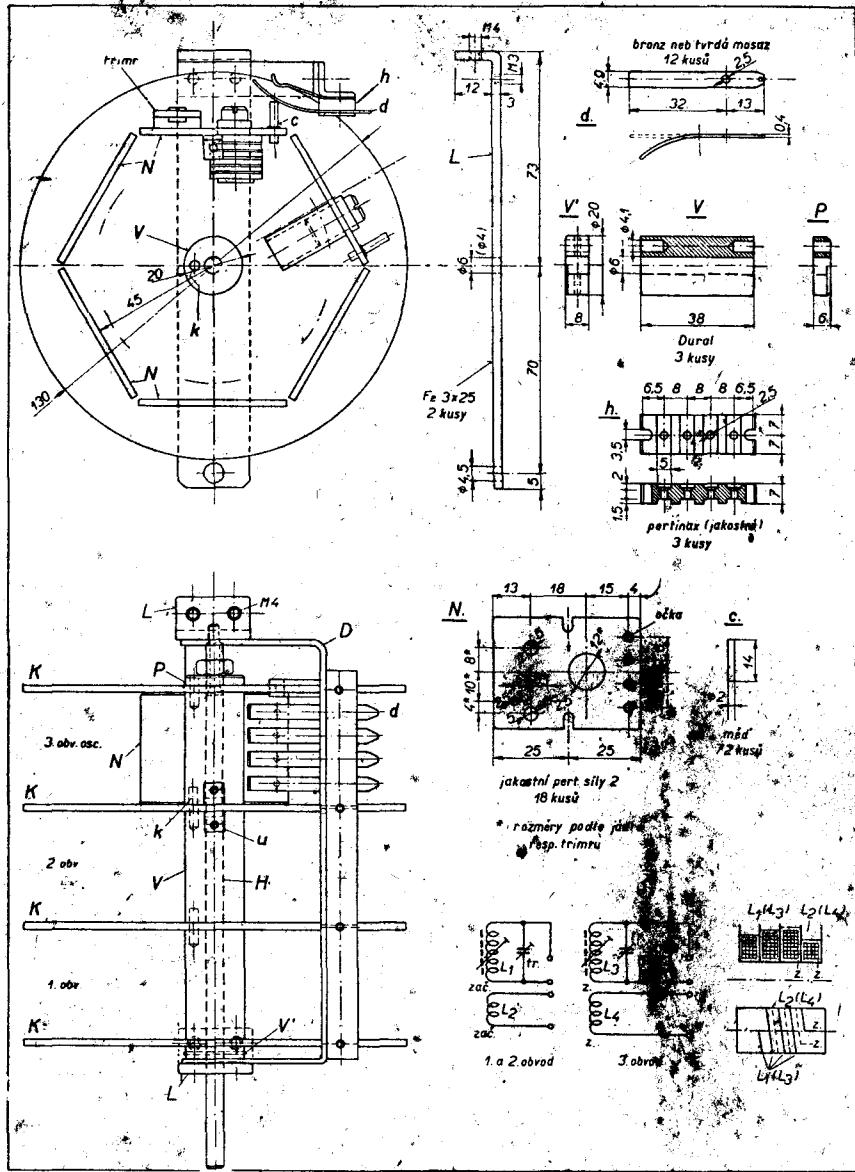

ticky, neboť kovová kostra karusu bývá sice těžká, samotné cívky a jejich součásti (dodávací kondenzátory) jsou však lehké a jsou-li dobře sestrojeny, zajištěny proti otřesům a spolehlivě upewněny, není pro ně nebezpečí o nic větší než u jiných úprav. Je však právě proto nutné zamýšlet se o povaze úkolu před jeho řešením a rozvážit, čeho musíme přitom dbát.

Můžeme to vyjádřit poměrně krátce: pevná mechanická stavba, nepodajná, staticky určitá, v níž teplotní změny nemohou působit deformací nebo příčení. Dokonalé dotyky přepínací, dosluhující, dovolující přepínání oběma směry, s omezením vlivu oxyslikování a znečištění prachem, zajištěné vhodným západkovým mechanismem ve správných vzájemných polohách. Neméně důležitá je i účelnost v seštavění a vestavění do přístroje: zařazený obvod musíme snadno dodávat, spoje od pěr musí být krátké a přímé, co možná přímo vedoucí k ladícímu kondenzátoru a elektronkám. Karusel s cívkami musí být v místě, kde nejsou velké změny teploty a kde je vůbec teplota poměrně malá, tedy

nejlépe v dolní části přístroje. Jednotlivé obvody musí být aspoň v jedné poloze karuselu snadno přístupné, abychom je mohli rychle vyjmout a upravit, neboť to u prototypu (a každý amatérský přístroj je vlastně prototypem), jistě budeme potřebovat pro úpravu rozsahů, úpravu vazby s předchozími obvody nebo zpětné vazby u oscilátoru, vyzkoušení vhodného obvodu pro nejkratší rozsah atd. Konečně je důležité, aby nezařazené obvody nepůsobily na obvod, který právě pracuje. Toho se u dokonalých karuselu dosahuje úplným stíněním jednotlivých obvodů a hlavně úplným oddělením elektricky: žádný vývod obvodu není spojen.

Karousel, který jsme si vyrobili, je jednotlivé otázký s takovou důsledností, jakou vůbec amatérská výroba připomítá. Kostru tvoří čtyři kotouče  $A$  z hliníkového plechu síly 2 mm, nasazené na hrádeli  $H$  z oceli síly 6 mm, a upevněné důkladným nábojem  $V$  z tyče duralové nebo mosazné o průměru 20 mm. Podložka na jedné straně bubnu je k tyči přinýtována kolíkem  $V'$ . Jednotlivé válečky ná-

Výkres karuselu sestaveného a hlavní součástky podle popisu v textu. Otisk původního výkresu lze koupit v red. t. l. za Kčs 10,— a Kčs 3,— na výlohy se zasíláním.

boje jsou zajištěny vůči sobě a kotoučům kolíky  $k$  z tyče průměru 4 mm a celek je důkladně stažen podložkou  $P$  a maticí na vnitřním konci hřidele. Tyž konec je osazen pro ložisko jednoho pasu stojanu  $L$ , který je železný, průřez  $52 \times 3$  mm. Druhý, na opačné straně, má ložisko mosazné. Pásy jsou spolu spojeny dole rozpěrací tyčí, na horní straně mají konce zahnuté v patky s otvory a závity  $M_4$ , kterými budou připevněny ke kostře přístroje, a je tu připojen nosící  $D$  dotykových pér přepinače, vyroběný z vhodného železného nebo mosazného úhelníku.

Na úhelníčku u, přišroubované na vhodných místech ke kotoučům, jsou přišroubovány destičky N' z dobrého perlitaxu, které pro jeden obvod a jeden rozsah. Na nich jsou upevněna železová jádra pro třídelší rozsahy, resp. jádra kalitová pro krátké vlny a dále paralelní dolaďovací kondensátorky (trimry tr.). Upevnění je takové, aby bylo lze soupravu dolaďovat shora, zvenčí. Kromě toho má každá destička na jednom z kratších okrajů důkladně zanýtována čtyři malá spájecí očka a do nich zapájený kousky mědičného drátu. C sily 2 mm, které tvoří dotyky pro přepínání. Jejich horní konce sbroušené po zapájení na stejnou délku a mírně zaoblíme. — Cívkové soupravy oscilátoru mají kromě toho ještě seriové kondensátory (padinky). Dva nejdéle rozsahy vyžadují tyto kondensátory přesně nastavitelné, jsou proto složeny z pevné části K a z dolaďovacího kondenzátoru Cp, který upevníme k příslušné soupravě se strany na krajním kotouči bubnu. Tím je — jen u této dvou — demontáž poněkud ztížena, ne však zne možněna. U ostatních cívek oscilátoru jsou seriové kondensátory K pevně a jsou připojeny přímo k cívkám. Zapojení je u výkresu dívek.

Na nosící pér přepinače, o němž jsme se již zmínili, jsou přisroubovány tři pražece  $h$  z jakostního isolantu (u nás super-pertinax síly až 7 mm) se zaplovanými drážkami pro vložení čtyř bronzových plochých pér. Jejich úprava je taková, že stačí připevnění jedním dutým nýtem. Péra jsou mírně prohnuta, aby bylo možné nabíhání oběma směry, a mají na volných koncích cínovaná očka pro připojení vodičů. Pražece s páry, ale i jednotlivé cívkové soupravy v bubnu dovolují mírnou změnu polohy tak, aby péra stále přesně proti kolíčkům na soupravách. Je viditelné, že při přepínání se péra třením stále čistí, dále není obtížné upravit je tak, aby tlak mezi dotyky vyhověl a péra nebyla přemáhána. Jednotlivé soupravy mají kolíčky mírně posunuty, takže se neopotrebují stále totéž místo na peru, jejichž případná výměna je ostatně poměrně snadná.

— Nošicí pražců s páry má také krátkou plochou ocelovou pružinu, která má konec zahnut ve válcovou plošku. Pro tu vypilujeme v krajním předním kotouči bubnu klinové zárezy vhodné hloubky a sklonu asi 90°; to vše působí jako západkový mechanismus a pero také spojuje kostru karusu trvale se zemí, podložíme-li je bronzovou folií. Tím je úprava



zíme od základního rozsahu  $E_0$  a  $I_0$ , načež žádáme další proudové rozsahy  $I_1$ ,  $I_2$ ,  $I_3$  atd. s příslušnými dílčími bočníky  $B_1$ ,  $B_2$ ,  $B_3$  atd. Vzájemné postavení viz schema.

Pak platí:

$$B_1 + B_2 + B_3 + \dots = E_0 / (I_1 - I_0) \quad (\Omega, V, A)$$

a dále

$$B_n = B(1/I_n - 1/I_{n+1}),$$

kde

$$B = E_0 \cdot I_1 / (I_1 - I_0).$$


Kontrola zatížení:

$$W = B_n \cdot I_n^2 \quad (W, \Omega, A)$$

Tím je výpočet udán.

Rozsahy volíme tak, abychom vystačili s jednou stupnicí: protože počátek rozsahu nebývá spolehlivý, volíme odstupňování jemnější než u přístrojů na stejnosměrný proud se stupnicí podle přímkového zákona. Hodí se násobky 1:2.5:10, takže při odečítání na jediné stupnici stačí násobit nebo dělit dvěma, což je snadné. Na př. pro stupnici 0–30 budou rozsahy jak jsme je uvedli ve schematici.

Usměrňovač volme přiměřeně spotřebě přístroje, neboť čím větší proud, tím větší plocha destiček (jejich průměr u uvedeného druhu udává druhá číslice typového označení) a tím větší kapacita. Pak by nás voltmetr neměřil správně při vyšších kmitočtech, kdežto při správném provedení vystačí až do 15 000 c/s. Usměrňovače mají z továrny na spájecích pláštích dosti dlouhé drátky. Použijme jich k zapojení, nespájemejme přímo na spájecí plášty, ohřáli bychom je a usměrňovač by se mohl poškodit. — Zapojení ampérmetru má tu nevýhodu, že potřebujeme poměrně značné napětí  $E_0$ , a tedy jednak silné bočníky, které zabírají místo a vytápejí přístroj při použití velkých proudů, rozsahů, jednak působí úbytek na spádu až asi  $E_0 \cdot I_1 / (I_1 - I_0)$ . Použití transformátoru místo bočníku je v tomto případě výhodnější, transformátor, zejména více-rozsahový, vyhoví však zpravidla jen pro úzký rozsah kmitočtů.

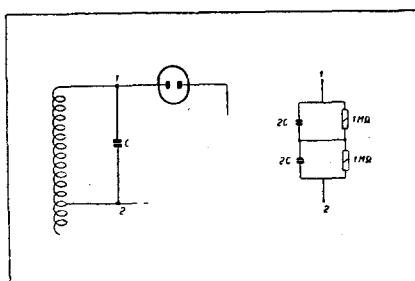


### Bezpečné »šášecí« kondensátory

- Abyste do přijímaného signálu u rozhlasového přístroje nevmodulovali ostrý, mnohými harmonickými bohatý průběh nabijecího proudu prvního kondenzátoru filtru síťového usměrňovače, je účelné zatížit alespoň malou kapacitou vinutí usměrňovaného napětí v síťovém transformátoru. Tyto kondenzátory o kapacitě 5 až 20 tisíc pikofaradů musí být bezpečné, neboť jsou namáhaný značným střídavým napětím. Protože jich není dnes na trhu nazbyt, a ty, které jsou, jeví tendenci přečinovat svými údaji dielektrickou pevnost, můžeme si pomocí zapojení dvou kondenzátorů do série a zajistit rovnoramenné rozdělení napětí paralelními odpory, jak je naznačeno na obrázku.  $2 C = 20-50 \text{ nF}$ ; odpory 0,1 —  $M\Omega$ .

## Opět jednou

### DVOUKRYSTAL

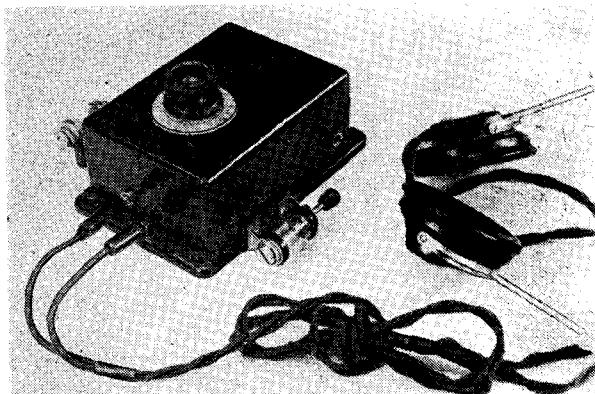

Vpravo. Hotový přístroj se sluchátky.

Dole. Pohled dovnitř skřínky dvoukrystalu. Antenová vazební cívka je vyšroubována z cívky ladící; kondenzátor, blokující sluchátku, je vynechan.

Starší radioamatéři se nepochyběně upamatují na sensaci, kterou téměř před dvaceti lety vytváralo na trhu radioamatérských stavebnic zapojení krystalky s dvěma detektory, zapojenými tak, že podobně, jako u dvojcestného usměrňovače síťového, usměrňovaly se obě původní vf. napěti. Konstruktér oné stavebnice využil radioamatérské záliby v neobvyklosti a navrhl svůj přístroj s toroidální, otočným běžcem laděnou cívkou na lepenkové kostře, jejíž vzhled i výroba slibovaly v záplavě běžných krystalek hotové dobrudružství. A tak jsme byli tehdy svědky dvoukrystalové horečky, jakou poté vytváral málkotý nový objev.


Ač zisk této úpravy zdaleka není takový, jaký byl tehdy slibován, přece jsme přístroj podobného zapojení později také navrhli pro čtenáře tohoto listu. Jeho popis vyšel ve 4. čísle Radioamatéra v roce 1937 v článku Dvoukrystal pro pokusy, a třeba přístroj dosáhl aspoň téhož výkonu, jako úprava původní a těšil se také živému zájmu našich mladších přátel, nedosáhl přes to pro svůj střízlivější zevnějšek a ovšem i protože už nebyl novinkou zdaleka takového úspěchu, jako jeho předek. — Nuže, zde je podobný přístroj ještě jednou, zase o něco dokonalejší než předchozí. Přihlíželi jsme totiž po novějších zkušenostech ke dvěma věcem: aby vhodným přizpůsobením odporu

spotřebiče — detektorový obvod se sluchátky k laděnímu obvodu — bylo dosaženo největší selektivnosti, a za druhé, aby dvojčinný detektorový obvod byl zapojen co možná účelně a tak, jak je pro dvojcestné usměrnění zapotřebí.

Ve schématu vidíte jednak ladící obvod s cívkou  $L_1 + L_2 + L_3$  a otočným kondenzátorem  $C_1$ , který je proměnlivě vázán s antenou další cívkou  $L_4$ , která se dá vysouvat z dutiny cívek předechozích. Na souměrné odbočky ladící cívky je připojen obvod detektorů se sluchátky. Je zapojen podobně, jako vinutí  $2 \times 250 \text{ V}$  na síťovém transformátoru. Na krajní vývody jsou připojeny detektory souhlasnými směry, druhé jejich póly jsou spojeny a mezi spojku a střední vývod  $L_1$  a  $L_2$  jsou zapojena sluchátka. Obvyklý kondenzátor, spojující sluchátka, resp. dvojice kondenzátorů u původního zapojení dvoukrystalu, může zde odpadnout, ač ovšem také přináší mírný zisk.


Na výkrese vidíte také zapojení skutečné v podobě zjednodušeného stavebního plánu. Abychom ušetřili opatřování dnes vzácného otočného kondenzátoru, použili jsme k ladění velkého kalitového trimru o kapacitě 300 pF, který se nyní vyskytuje v obchodech. Cívka  $L_1 + L_2 + L_3$  je navinuta buď z drátu 0,3 až 0,4 mm, nebo ještě lépe z vf. kabličku na pertinaxové trubce průměru 40 mm. Protože nesmí být dlouhá, aby se nám vešla do malé bakelitové krabičky, je použito na části  $L_3$  tak zv. vinutí hrázového, jehož podstatu znázorňuje náčrtek na výkresu vpravo dole. Počet závitů je úmyslně udán po bezpečnosti, a vždy je možné ubrání několika závitů dosáhnout správného rozsahu. Těsně zasunutelná cívka  $L_4$  je na kratším prstýnku z téže trubky, který upravíme na menší průměr vyříznutím proužku v horní šíře, jak je to rovněž na výkrese. Cívka upravíme vhodným způsobem pro upevnění do krabičky. Způsob, jak jsme to provedli, ukazuje naše snímky. Vývody cívek  $L_1 + L_2 + L_3$  upevníme na spájecí očka, vývody  $L_2$  ponecháme delší z původního drátu. Hrázové vinutí si usnadníme tím, že při vinutí napouštěme hotovou část cívky včelím voskem nebo jen parafinem. Kousek tohoto materiálu rozebráme teplým pajedlem a tím nejsnáze vinutí zajistíme proti rozvinutí.

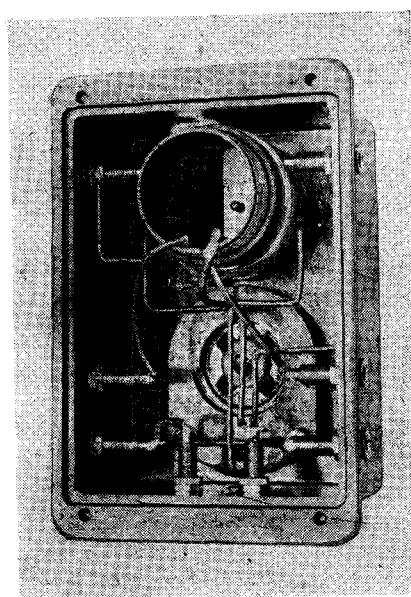Podaří-li se vám opatřit si pro  $L_1$  až  $L_3$  asi 10 m vf. kabličku s 20 až 30 drátky sily 0,05 mm, dosáhnete o něco větší



selektivnosti než s drátem. Takový kablík má jednotlivé drátky isolovány smaltom a je pak jako celek opředen hedvábím. Protože jednotlivé praménky není možné odisolovat oškrabáváním (ač i to by se snad trpělivému pracovníku podařilo), čistíme jej nejčastěji tak, že kablík opatrně v malém lihovém plaménku opálíme, pak odrolíme popel z isolace opatrným otíráním prsty, drátky stočíme nepříliš těsně k sobě, znovu rozžavíme do červena a ještě za horka vrstvíme do malé nádobky, naplněné denaturowaným lihem. Za žáru sloučí se kysličník na povrchu drátků s uhlíkem, jímž je lih bohatý, promění se chemicky (zredukuje se) na čistou měď a hned poté jej můžeme spájet s použitím kalafuny jako čisticího prostředku. Běžné spájecí pasty nesmíme pro tento účel použít, protože by její kyseolina zkrátka praménky kabliku porušila. Pamatujme také, že opálením a redukcí nevzniká na povrchu drátků souvislá pevná měď, nýbrž měď řídká, ne-příliš pevná. Proto nesmíme kablík příliš ohýbat nebo opalování při nezdaru čištění opakovat víckrát za sebou než jednou, to raději pokažený konec odstrňhémě a začněme znova. — Leckde se doporučuje čistit kablik rozpuštěním smaltu buď ve směsi acetonu a octanu amylného, nebo v chloralhydrátu, což se daří po několika-hodinovém namočení konce kabliku do uvedených rozpustidel. Tento postup má tu přednost, že neporuší měď a po-nechává ji původní pevnost, trvá však déle a hlavně je třeba opatrnosti s chloralhydrátem, který je jedovatý. Protože jsou dnes v použití různé smalty pro drát, musíme vyzkoušet, které řeďidlo nebo směs se pro nás kablik nejlépe hodí.

Po sestavení jsme svůj dvoukrystal také zkoušeli obvyklým způsobem, o němž jsme tu už vícekrát referovali. Do serie se sluchátky zařazujeme miliampérmetr s rozsahem 0,1 mA a pozorujeme pak jeho výchylku. Ukázalo se skutečně, že po vyhledání dotyku na obou detektorech při správné polaritě (vyznačeno ve schématu v plánu) stoupala výchylka přibližně na dvojnásobek a odpovídající přírůstek jsme pozorovali i ve sluchátkách. Nezmíme však čekat, že dvojnásobné zvětšení proudu se jeví na poslech stejně nápadně jako na papíře: je to právě zřetelně rozzenatelný přírůstek hlasitosti. I tak ovšem stojí za to, a něž dvoukrystal ještě mnohemho zájemce

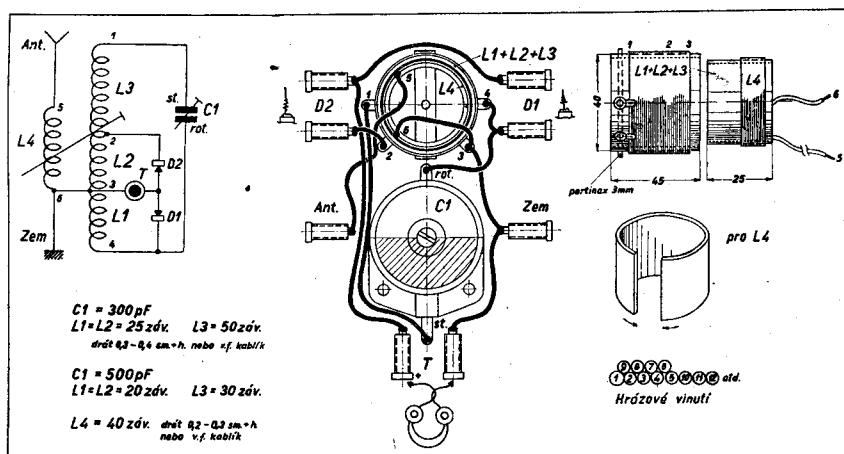


Součástí našeho přístroje: bakelitová krabička, oba detektory, ladící kondensátor (kalitový trimr), pevný kondensátor a obě cívky, větší s hrázovým vinutím.

uspokojí. Protože je zapotřebí, aby oba detektory byly nastaveny přibližně stejně a ovšem co možná dobře, postupujeme účelně tak, že nastavíme nejprve jeden detektor na nějakém pořadu, jehož hlasitost se při vysílání příliš nemění (přednáška je méně vhodná, lepší je koncert). Pak nastavený detektor vytáhneme ze zdítek, při čemž ovšem dbáme, abychom neporušili nastavený dotyk. Potom nastavíme druhý detektor a hledíme dostat tutéž hlasitost. Když se to podaří, zasuneme znova první detektor a pozorujeme, oč se hlasitost zvětšila. Je výhodné, máme-li v obou detektorech části téhož krystalu.

Zde ještě několik námětů k pokusům.  
Kdo má dost drátu a času, může unravit

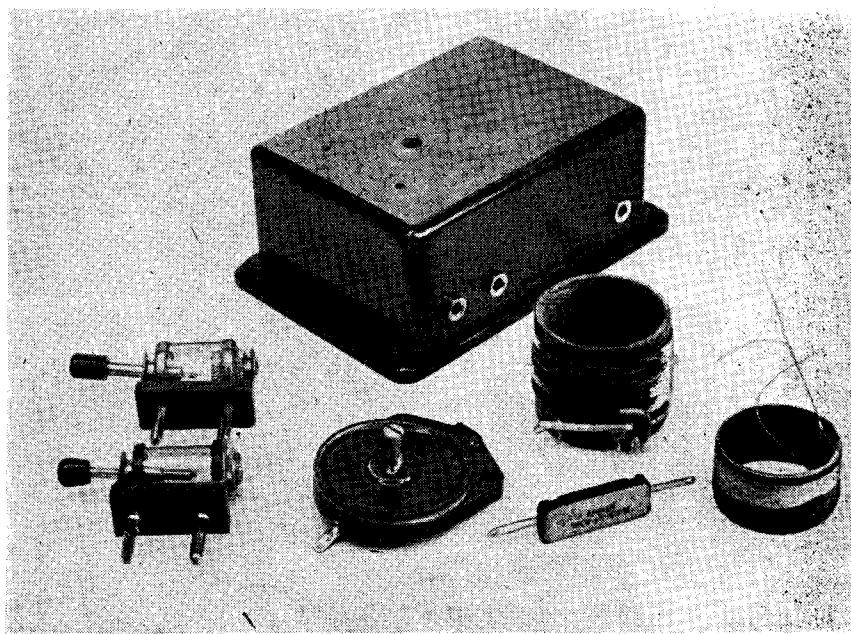Schema, spojovací plánek a hlavní součástky dvoukrystalu. Výkres v původní velikosti lze koupit v red. t. 1. za Kčs 10,— kromě výloh se zasíláním Kčs 3.—



odbočky tak, aby detektorový obvod mohl mít různý počet závitů mezi středním vývodem a oběma kraji, na př.  $2 \times 12$ ,  $2 \times 16$ ,  $2 \times 20$ ,  $2 \times 25$ ,  $2 \times 30$  a postupným pře- pojováním detektorů na různé odbočky vyzkouši, které jsou nejvhodnější. Slu- chem to jde špatně, lépe tje, můžete-li použít kontroly miliampérmetrem. Další námět je použití pevných detektorů (si- rutor jednodestičkový, typové označení S1b; vícedestičkové typy S3b a S5b se nehodí). Sami jsme tak dosáhli asi 70 % výkonu s dobrým detektorem, přičemž odpadalo trapné hledání dotyku na krystalech. Nepřijemné jejen, že pevné detektory jsou dosti drahé a že nemáme možnost vybrat si dva přesně stejné.

Sami jsme zkoušeli ještě řadu jiných zapojení při téze podstatě s výsledky střídavými. Konečná úprava dovoluje v naší redakci poslech dvou místních stanic s venkovní antenou velmi hlasitě na sluchátka; Mělník dává usměrněné napětí asi třetinové proti Liblicím. Při tom se stanice naprostro vzájemně neruší, což je, jak známo, u krystalky tak trochu div. Některé naše pokusy vedly dokonce k selektivnosti tak vypjaté, že bylo skoro uměním stanici vyladit: to bylo tenkrát, když byly detektory připojeny na malý počet závitů a zatěžovaly jen nepatrně ladící obvod. — Přesvědčili jsme se také, jak je důležité, aby obě části vinutí pro detektory byly souměrné; když jsme např. jedné použili za odbočku pro antenu, hned dával jeden detektor silnější poslech a kromě toho byla selektivnost značně menší.

Dodejme ještě, že popsaná krystalka pracovala dobré i s jediným detektorem (pak je nezbytné zapojit mezi zdířky sluchátek T pevný kondensátor 1000 až 2000 pikofaradu), a také s antenou náhrako- vou, ba i „na prst“ chytala Liblipy do- cela srozumitelně v budově z železového betonu. To snad leckoho povzbudí, aby s ní zkoušel poslech na výletě, pro nějž je krystalka přístrojem jistě nejméně ná- ročným.

**K**dyby Petr Iljič Čajkovskij se byl dožil počátku našeho století (a bylo to přece velmi pravděpodobné, neboť odchod v 53 letech je přece jenom předčasný!), byla by budoucnost iště zachována na deskách alespoň jeho hra na klavíru. Čajkovskij byl příliš často v nejrůznějších světových střediscích a byl zahrnován všude takovou pozorností, že průkopníci gramofonového průmyslu by jej jistě byli přivedli před nahrávací „trychy“, Jenž našim dědečkům nahrazoval moderní mikrofon. Mezi skladateli, kteří hned v počátcích gramofonu se očtu na gramofonových deskách, zaujal Čajkovskij ihned významné místo. Byly to především jeho písne aarie z oper, které je možno nalézt ve starých seznamech gramofonových společnosti: aria bánska Lenského před soubojem s Oněginem nazpívá nejen nejslavnější její ruský představitel z počátku našeho století Leonid Slobinov, nýbrž také Enrico Caruso a Karel Burian. Při všem respektu, který máme k umění této dvou jmenovaných, nemůžeme zapřít, že Leonida Slobinova ani zdaleka nedosahuje a snad ani dosáhnout nemohou, protože nezpívají krásný puškinovský verš a hlučno hudebně proctěný přizvuk ruské řeči, které své arii dovedl Čajkovskij dát.

Je známo, že Rusko před rokem 1914 bylo jedním z hlavních odbýtiš gramofonových desek a světové gramofonové společnosti se proto vědycky zajímaly o jeho hudební tvorbě a výkonné umělce. Tento zájem nepominul ani později, když ruský trh byl pře gramofonové společnosti prakticky nedostupný. Ruští skladatelé dávno pronikli do Evropy, než aby se kolem nich mohlo jít nevšimavě, a Čajkovskij patřil k těm, kteří vždy byli přístupni nejvíce ruským kruhům hudebního posluchačstva.

Tím neminiše skladatele „Oněgina“ (je dosud v paměti, že tato opera pravě z Prahy nastoupila svou vítěznou pouť na jiné scény) ani v nejmenším zlehčovat, ačkoliv právě Čajkovskij byl tím skladatelem, je muž světové slávy přinesla nejen uznaní, nýbrž i mnoho ústrků od kritiky. V Rusku mu vytýkali, že není dostatečně ruský a


prevratný, zaslívali mu to i v Evropě, jedném se zdál po francouzštělý, jiným poněmčený a Němcům malo ušlechtilý: kdepak prý je *ethos* Beethovenových a Brahmsových symfonii a co ti němečtí posluchači na tom věčném obehrávání ruských symfonii s jejich barbarismy vlastně mají? Také u nás doma jsme mnoho moudro-

ziny zahrál v Praze Houslový koncert D-dur, jeden náš kritický veleduch ho odhalil ironickou poznámku, jak může ještě hrát takovou efektní prázdnou skladbu. Co na to říci? Ze většina těchto kritiků písni Čajkovského v originále nikdy neslyšela, rusky neuměla a pravděpodobně by nedovedla správně akcentovat ani jediné ruské slovo, o většém přízvuku nemluví, že sovětští lidé nemilují Čajkovského o nic méně než jejich buržoasní předchůdci, že Stravinský (pisatel téhož rádeku to vše nejen v otištěných projekcích Igora Stravinského, nýbrž z dlouhého osobního rozhovoru) patřil a patří k největším čitelným skladatele klasických baletů a je nadšen jeho invenčí i smyslem pro formální dokonalost, a konečně že Houslový koncert D-dur je i v roce 1946 pořádán reperatořním kusem skoro všech velkých mistrů smyčce.

Ani strašlivá válka, kterou jsme prošli, neublížila Čajkovskému, ažkoliv revidovala tolik hodnot. Psali jsme již v minulém čísle Radioamatéra, jak gramofonové společnosti v Americe si povídaly i těch jeho symfonii, které byly doposud přehlízeny, a víme z ruského tisku, že v Sovětském svazu není jinak. I tam jsou hrána nejen standardní díla Petra Iljiče Čajkovského, nýbrž kříšeny rozlehlé skladby, které po desítky let odpočívaly v archivech. Jednou z největších událostí letošní divadelní sezóny v Moskvě bylo triumfálně přijaté nové nastudování „Panny Orléanské“. A když Covent Garden zahajovala nedávno slavnostně první poválečnou sezónu, objevila se jako první představení na jejím programu „Spašající krasavice“ (Šípková Růženka), z čehož se Igor Stravinský dojista radoval. A za jediný letošní měsíc bylo v Londýně pět celovečerních koncertů, věnovaných jen Čajkovskému.

Náš čtenář po tomto krátkém výkladě jistě od pisatele téhož rádeku neocíkává, že by mu mohl předložit podrobnější seznam desek, které jsou věnovány Čajkovskému. K tomu nemáme bohužel dosti místu. Omezíme se na pouhou zkratku. Z tohoto výčtu však každý pozná i rozlehlos

## PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ

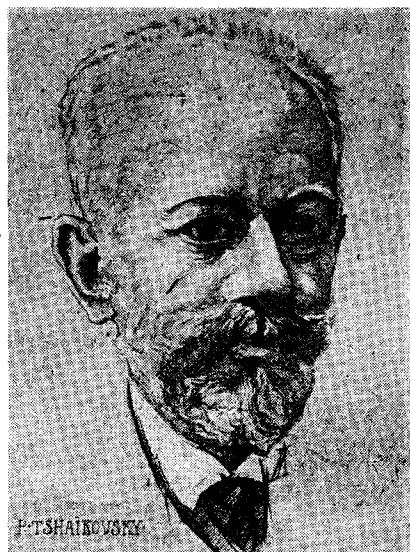

(\*7. května 1840 ve Votkinsku ve Vjatské gubernii, †6. listopadu 1893 v Petrohradě. Devět dní před svou smrtí dirigoval ještě prvé provedení své Pathetické symfonie.)

stí: jak Čajkovský prý je ve svých písničkách vymělkovaný, jaký je to buržoasní skladatel, který nové době nemá co říci, jak se musí takový Stravinský jeho staromódní hudební smáta a již kolem roku 1910, když Jan Kubelík po svém příjezdu z ci-

### Dvakrát „Oněgin“ v Národním divadle.

Premiéru „Evžena Oněgina“ v Národním divadle dirigoval sám skladatel. Dílo nastudoval kapelník Adolf Čech, první českým Oněginem byl barytonista Bohumil Benoni, jenž tu úlohu v Národním divadle potom zpíval dlouhá léta, prvním Lenským byl Florianský původem Polák, mládeček dámského světa, a skvělou Táťanou Berta Foerstrová-Lauterová, kterou Čajkovskij chtěl získat pro carskou operu v Petrohradě. Když Čajkovskij se chopil taktovky při generální zkoušce, nastal mezi zpěváky poplach; ruský mistr totiž neudával na jeviště nástupy a nikdo se nedovádával ho na to upozornit. Představitelé hlavních úloh se však báli premiéry. Byl tedy bez vědomí skladatele smluvný plán, že Adolf Čech se posadí do nápovědový budky na místě světla a že bude diskretně udávat podle notového zápisu nástupy. Zpěváci ovšem netušili, že přijdu z bláta do loučky. Adolf Čech bral mnohá tempa jinak než Čajkovskij a během představení se dosjal do takové ráže, že se v budce pokoušel za sebou strhnout orchestr a dirigoval odlišně od Čajkovského, čímž ovšem zpěváci se mohli snadno zmást. Premiéra však skončila bez pohromy a Čajkovskij, kterému dodatečně historii prozradili, se jí srdečně zasmál.

Uplynula léta. „Evžen Oněgin“ zůstal repertoáru operou Národního divadla. Obecennstvo mu zůstávalo přes všechny proměny hudebních směrů věro. Dílo měl v lásku i nový šéf opery Národního divadla Karel Kovařovic, který „Oněgina“ skvěle dirigoval. Nemohl ovšem dirigovat vždy, protože opera byla na repertoáru příliš často a pak ji postupoval druhým kapelníkům, čímž ji leckdy stíhal osud obehrávaných oper ve špatném smyslu toho slova. Kovařovic často zašel do divadla někam na galerii potají, když nedirigoval. Po takových neočekávaných inspekzech bývalo v divadle na druhý den boží dopuštění. Jedenou Kovařovic zaříl takové odbyté představení „Evžena Oněgina“ o jednom středečním odpoledni. Tentokrát však mlčel. Dal Oněgina za měsíc na program na týž den. Bylo krásné odpoledne. Sešel se orchestr a rozhosila se v něm milá nálada. Dirigoval zase Karel Picka a muzikanti již napřed věděli, jak si pěkně v klidu zafidlají a zafkrají a jak se nic stát nemůže, protože dirigentova taktovka je nad nimi, aby je uchránila před každým nebezpečím. V divadle se zhaslo a Picka se ubíral známým podchodem do orchestru. Když již byl takřka u bicích nástrojů, cítil, že ho někdo uchopil za ruku. Ohlédl se: kde se vzal, tu se vzal, šéf opery! Kovařovic se suše usmál: „Já si to dnes vežmu sám!“ A

tu z úst zděšeného tympanisty vyletlo výstražné zasytí, jež celý orchestr rázem probudioval se sladké klímoty: „Kdál je tady!“ Kovařovic si přelétl od pultu svoje věrné, zaklepal a mili muzikanti hráli a zpěváci zpívali, jako by bojovali o cenu v mezinárodní soutěži.

### Béla Bartók na deskách

Dne 26. září 1944 zemřel v Americe maďarský skladatel Béla Bartók, jeden z průkopníků evropské moderní hudby a známý odpůrce nacionálněsocialistického Německa. Columbia při jeho smrti upozornila na skutečnost, že na její desce DB 1790 jsou zahyceny dvě Bartókovy skladby z cyklu Mikrokosmos: Staccato a Ostinato, které hraje na klavíru sám skladatel. Již před válkou byl vydán Bartókův první kvartet a nyní k němu byl připojen kvartet č. 2 a-moll op. 17 (DB 2842-45), jež hraje Budapešťské smyčcové kvarteto. Houslista Yehudi Menuhin nahral Bartókovy Rumunské lidové tance č. 1-6 s doprovodem Marcela Gazella a v úpravě Szekelyho. Je známo, že několik čísel z Bartókových Maďarských tanců bylo již dříve skvěle zachyceno J. Szigetim na Columbi.

skladatelova díla. V seznamech gramofonových společnosti je možno nalézt arie nebo celé sborové scény z tétoho zpěvohru: z rané opery „Oprichtk“,\* která měla premiéru v roce 1874, dále z „Evžena Oněgina“ (1879), z „Panny Orléanské“ (1881), z „Mazepy“ (1884), z opery „Čerevičk“ (1887), kterou naše obecenstvo mohlo poznati v minulém a letošním roce z nedávného sovětského filmu, z „Carodějky“ (1887), z „Pikové dámky“ (1890) a z hudebně bohaté rozkvetlé aktovky „Jolanty“, na kterou naše divadla by se měla rozpozenout.

Ze šesti symfonii (s výjimkou prvej g-moll, op. 19), jsou nahrány všechny: druhá c-moll, dílo 17 („Malorská“), třetí D-dur, dílo 29 („Polská“), čtvrtá f-moll, dílo 46, pátá e-moll, dílo 64 a konečně šestá b-moll, dílo 74 („Pathetická“), poznámená předtuchou bližící se smrti, kterou Čajkovskij čekal a kterou si svou pravděpodobně úmyslnou neopatrností sám přivedl. (Například se v petrohradské restauraci vody z Něvy, ažkoli číšník mu nabízel minerálku a varoval ho před nebezpečím rádce cholery.) Čtvrtá, pátá a šestá symfonie existují v několika nahráncích a jejich dirigenti jsou příslušníci nejrůznějších národností i typů; samozřejmě řídí při tom nejslavnější orchestrální tělesa světa.

I ostatní symfonická tvorba je početně zastoupena. Ze symfonické básni „Manfred“, která někdy bývá jako dílo 58 přiřaďována k symfonii, je sice nahráno jenom „Scherzo“, ale jinak naleznete v gramofonových seznamech Serenádu C-dur, op. 48, suity D-dur, G-dur a poslední, která se nazývá „Mozartiana“, takže chybí pouze druhá, symfonickou fantasii „Francesca da Rimini“, ouvertury-fantasiie „Hamleta“ a „Romea a Julii“ a konečně tři zvláště populární skladby, jež zase existují v předčetných záznamech: „Capriccio italiano“, „Slovanský pochod“ a slavnostní ouverturu „1812“, jejíž zvony, rozhoupané na počest ruského vítězství nad nepřátelským vpádem do země, znějí dnes

\*) Oprichtk je historický název pro člena osobní stráže cara Ivana Hrozného.

ještě aktuálněji, než snad současným Čajkovského.

Tím ovšem se svým výčtem nejsme zdaleka hotovi. Jsou zde přece světoznámé balety, upravené v koncertní suity a dávno zdomácnělé v populárních koncertech: „Louskátek“, „Šípková Růženka“ a „Lábuti jezero“. A což instrumentální koncerty, bez nichž je tažka neodmyslitelná hudební sezóna velkých měst: Klavírní koncert b-moll, dílo 23 (další dva prozatím nahrány nejsou) a Houslový koncert D-dur, dílo 35, oboj s průvodem velkého orchestru? Ale je tu i tvorba komorní. Na prvném místě musíme uvést Trio „Pamatce velkého umělce“ (je jím miněn zasloužilý ředitel petrohradské konservatoře a velký organizátor ruského hudebního života N. Rubinstein), dílo 50 a tři smyčcové kvartety. Celý je zachycen pouze druhý kvartet F-dur, op. 22, kdežto s třetího es-moll je nahráno jenom Scherzo a z prvého D-dur, dílo 11, jen sladké Andante cantabile, ovšem v reprodukcii tolka těles, že by se o tom dala napsat malá studie. Pak jsou nahrány různé sbory, zejména duchovní, a potom velký počet písni. Jsou zpívány v různých jazycích, nejčastěji ovšem rusky. Vypočítávat je není možno.

Na posledním místě uvádíme skladby pro klavír, jež pod známým názvem „Písni bez slov“ potěší jíž tolik nadaných i méně nadaných adeptů klavírního umění v různých zemích světa. Pokud jsem mohl zjistit, nejpopulárnější ze všech je ono slavné F-dur čili třetí číslo z „Písni bez slov“, dílo 2. Naleznete je opět v předčetných záznamech, většinou orchestrálních, ale i v transkripcii pro různé souběžné nástroje, jenom ne pro jediný nástroj, a to právě pro ten, pro který skladba byla původně napsána, pro klavír. Klavíristé, kteří si někdy poslechli orchestrální úpravu, mi ovšem naporaď říkali, že se tomu nediví; ani největší kouzelníci klavíru prý nechtějí beznadějně bojovat proti daleko barevnějším a zvukově krásnějším versím, jimž k takové popularitě dopomohla v neposlední řadě i gramofonová deska!

Václav Fiala

## Neprávem pohřben

Těžko je ihned v poválečných časech být spolehlivým životopiscem. V předposledním čísle Radioamatéra při rozboru díla Arnolda Schönberga jsme toho nesmlouvavého modernistu tělesně požehnali, pravděpodobně k velké radosti všech těch, u nichž „hruzná moderna“ začíná Janem Sebastianem Bachem a končí kterýmkoli vážnějším skladatelem našich časů. Opírali jsme se při tom o zprávu, která prošla nedávno evropským tiskem. Arnold Schönberg však podle dvou pozdějších zpráv z Ameriky žije a tvoří. V Paříži se nedávno konal veřejný koncert z jeho skladeb a z děl jeho několika žáků. Francouzský tisk se při tom — poněkud ironicky — zmínil o nedávném Schönbergově interviewu, že hodlá nastoupit nový směr ve své tvorbě, a to ve smyslu hudebního zjednodušení a oproštění. Prý to bude — jaká důslednost! — již třetí směr tohoto mistra. Jan Neruda napsal kdysi vtipně, že důsledný je jen patník u silnice — ten se nemění! Abychom to vyjádřili hudebně: skladatel „Ptáka Ohňiváka“, „Petrusky“, „Slavností jara“, „Historie o jednom vojáku“, „Žalmové symfonie“, „Pulcinello“ a „Apollona Musageta“ změnil svůj směr za života Arnolda Schönberga, ještě vícekrát a přece vždy zůstal Igorem Stravinským!

V. F.

## Arturo Toscanini diriguje Beethovenovy symfonie

Arturo Toscanini, který žil po celou dobu druhé světové války v Americe a který v předtím roce oslaví své osmdesátiny, nahrával v uplynulých letech velmi mnoho na gramofonové desky. Je to jedním z mnoha důkazů, jak daleko pokročila technika elektrického nahrávání. Je totiž v dobré paměti, že Toscanini, který se dal přemluvit v prvních letech elektrického nahrávání k reprodukci několika děl (byla to především Haydnova symfonie „Hodiny“ a Mozartova symfonie t. zv. Haffnerova), nebyl s dosaženým výsledkem vůbec spokojen a začal se, že nebude nahrávat, dokud se akustické podmínky náležitým způsobem nezdokonalí. Když skutečně po několika letech přistoupil před mikrofon znovu, bylo možno na deskách s ním zachycenými pozorovat úžasný rozdíl v kvalitě. Původně Toscanini nahrával s New York Philharmonic Orchestra, ale nyní koncertuje s dokonalým tělesem amerického rozhlasu N.B.C. Symphonny Orchestra. Nejpočetnější mezi nahránnimi Toscaninovými symfonii z poslední doby jsou Beethovenovy symfonie. Zdá se, že jak gramofonové společnosti, tak také velký italský dirigent sám chce zanechat potomstvu všechny symfonie tohoto mistra. Toscanini již před prvnou světovou válkou nahrál nedokonalým akustickým způsobem finale z Beethovenovy Páté symfonie, pravděpodobně s úmyslem, aby po něm zůstala nějaká dirigentská památná, neboť tehdy asi málokdo tušil, jaké možnosti se reprodukováné hudbě v budoucnu otevřou. K nahrávání Beethovenových symfonii později přistoupil teprve po dokonalém rozvinutí gramofonové techniky. Z nového seznamu vidíme, že nahrál na desky doposud sedm Beethovenových symfonii, a to První, Třetí, Čtvrtou, Pátou, Šestou, Sedmu a Osmou. Zbývá pouze Druhá a Devátá, ale i těch se pravděpodobně brzy dočkáme. „Eroica“ byla na příklad nahrána americkým rozhlasovým orchestrem pod řízením Toscaninovým při veřejném provedení v koncertním sále. Není vyloučeno, že něco podobného může být opakováno při Deváté symfonii nebo při skladbě „Missa solemnis“. Na rozdíl od dřívějšího zachycování těchto veřejných produkcí, kdy kvalita snímků nedosahovala výše dosažené v atelierech, jsou nové snímky již velmi dobré.

## Nejnovější nahráni P. I. Čajkovského

Z důrazu nepomíjející obliby Čajkovského nám může posloužit i poslední seznam His Master's Voice, který nám přišel do ruky, a to z března letošního roku. Jako hlavní novinku měsíce uvádí desku DB 6266, na které jsou nahrány dve populární orchestrální využitky z „Evžena Oněgina“, valčík z druhého aktu a polonéza z třetího jednání. Hraje je London Philharmonic Orchestra a řídí Sir Thomas Beecham.

## Záslužný počin Klubu orientálního ústavu v Praze

Na šťastnou myšlenku připadl ve dnech světového studentského kongresu v Praze loni v listopadu Klub orientálního ústavu v Praze: využil návštěvy zahraničních kongresových delegátů mezi jiným v tom smyslu, že je požádal, aby přednesli na gramofonové desky ukázky orientálních jazyků a aby nazpívali písni. Desky byly natočeny v AR-studiu v Praze. Podle seznamu, který máme v ruce, byly nahrány tyto desky:

KOÚ 108 Malajský proslov. Mr T. I. Sharifuddin. S fotografií . Kčs 165.—


- KOÚ 101 Čínský proslov (na obou stranách) Mr Li-Neh-Ting s fotografií, orig. textem a překladem Dr J. Prěška . . . . . Kčs 175,—
- KOÚ 102 Egyptská arábština. 2 proslov. Mrs Enayat Saad-el-Din a Mr Mursi Saad-el-Din s fotografiemi a orig. texty . . . . . Kčs 190,—
- KOÚ 103 Egyptské písni. Proslov. Mrs Enayat Saad-el-Din a Mr Mursi Saad-el-Din s fotografiemi a orig. textem . . . . . Kčs 185,—
- KOÚ 104 Hindustánský. Rozhovor (na obou stranách). S fotografiemi. Mr Neshir P. Bodhanwala . Kčs 165,—
- KOÚ 105 Sanskrt. Ukázka zpívávaného textu z Bhagavad Gitá. Mr Narasing R. Kuloor. S fotografií a orig. textem . . . . . Kčs 175,—
- KOÚ 106 Národní indická písni. Moderní indická písni. Mr Noshir P. Bodhanwala. S fotografií . . . . . Kčs 165,—
- KOÚ 107 Indické národní písni. Obě strany. S fotografiemi. Mr Noshir P. Bodhanwala a Mr Narasing R. Kuloor . . . . . Kčs 180,—

Desky je možno objednat přímo v Klubu orientálního ústavu v Praze III, Lázeňská 4 (I. p.) jen za hotové.

## OSVĚDČENÁ ZAPOJE
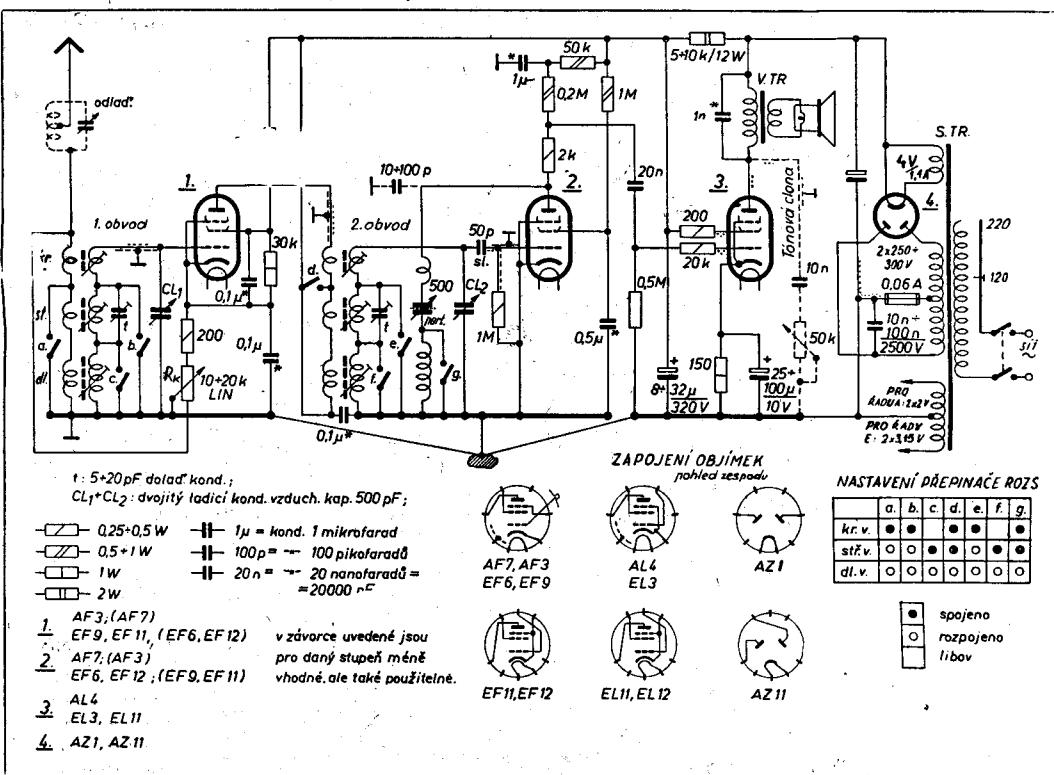
### „TROJKA“ s dvěma lad. obvody na stříd. proud

Schema a hlavní údaje přístroje. Hvězdičky u některých kondensátorů označují vnější polep a jeho účelné připojení (vždy na místo nulového potenciálu). Bývají na kondensátoru označeny buď hvězdičkou, tečkou nebo proužkem. — Otisk původního výkresu tohoto zapojení lze koupit v redakci t. l. za Kčs 10,—, kromě výloh se zasílá ním Kčs 3.—.




Uvedli jsme tu vickrát hlavní důvody, pro něž se dnešní radioamatér vyhýbá stavbě víceobvodových přístrojů s přímým zesílením, jejichž hlavním representantem je třílampa s dvěma obvody. Především je stavba asi stejně nákladná a v lecemech dokonce složitější než stavba jednoduchého superhetu (nezbytnost stínění cívek, nebezpečí nežádoucí zpětné vazby, složitější přepínání), dále zůstává výkonem značně pozadu za superhetem s týmž počtem elektronek, zejména při nedokonalém sladění a na krátkých vlnách, a konečně vyžaduje alespoň na rozsahu kv, zpravidla však i na ostatních, používání zpětné vazby, která nemůže být trvale nastavena, ztěžuje obsluhu a činí používání méně přijemným. Naproti tomu stojí jako jediná výhoda neobyčejná funkční jednoduchost třílampovky: není nebezpečí, že by „nepracoval oscilátor“, nemusíme doložovat mf. rezonančníky, když přes správné zapojení přístroj mlčí. Zapojení i stavbu superhetu jsme sice v předchozích návodech v tomto listě tak značně zjednodušili, upravili a usnadnili pro začátečníky, kteří se do ní dávají po prvé, že by měl výhrat na celé čáře a přímé zesílení by podle toho mělo vyhynout všude kromě prostých dvoulampovek. Místo toho znova a znova slyšíme dotazy po zapojení přímo zesilujících třílampovek až toho typu, který podle schématu dnes chceme popsat; činíme to s pochopitelným sebezapřením a v důvěře, že jde o zájem přechodný po dobu, kdy lze snáze koupit cívkové soupravy pro přímé zesílení, krátce o výpomoc k nouze.

Popisovaná třílampovka má tři vlnové rezony, pro krátké, střední a dlouhé vlny, v běžném seriovém zapojení cívek s přepínáním, který má sedm (nebo více) spínacích možností t. j. páru dotyků a tři nebo čtyři polohy. Elektronky jsou uvedeny

z nejběžnějších předválečných druhů ve schematu. Z vojenských lze použít pro první stupeň RV 12 P 2001, pro druhý RV 12 P 2000, na třetím RLL 12 P 10 a jako usměrňovač RG 12 D 60. Při tom bude nutné výzkoušet vhodnou hodnotu kathodového odporu RLL 12 P 10, který odhadujeme na 250 ohmů/1W. Zhavit můžeme všecky elektronky i s usměrňovači z jediného vinutí, ovšemže pak nesmíme spojit kathodu RG 12 D 60 s koncem vlnáka; kathoda tvorí kladný pól zdroje usměrněného napětí a nesmí být k prvnímu elektrolytickému kondensátoru připojena pří-

mo, jak je tomu ve schématu pro AZ 1 nebo AZ 11, nýbrž přes odpor 100–200 ohmů/1W podle kapacity 1. kond. filtru (čím větší C, tím větší R).

Všecky rozsahy přístroje postupují přes vf. elektronku, i když vstupní ladící obvod na krátkých vlnách nepřidá mnoho na selektivnosti. Zisk řídíme tentokrát změnou předpětí první elektronky kathodovým potenciometrem Rk, který je tak zapojen, že současně se zvětšováním předpětí klesá odpor, připojený paralelně k anténonovému obvodu a tím se jaksi na dvou stranách zmenší zisk. Není účelné zde řídit zisk

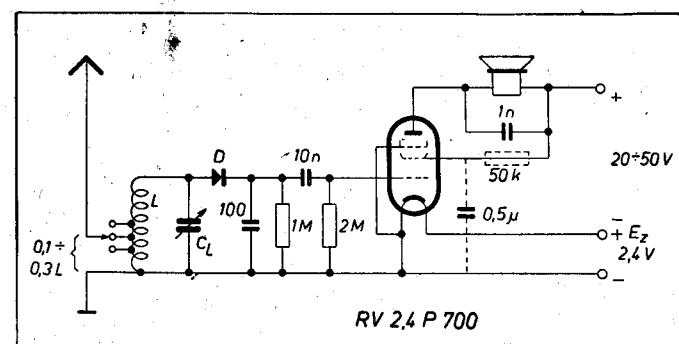

Zapojení zesilovače ke krystalce s elektronkou RV 12 P 2000, které přineslo letošní březnové číslo na str. 70, vyvolal (jako obvykle) dotazy a žádosti o podobné zapojení pro baterie. Uvádíme je zde, ač připadne nevhodně většině čtenářů docela primitivní. L je ladící cívka krystalky, může to být železová cívka pro odláďovač pro rozsah středních vln, C<sub>L</sub> je ladící kondensátor, nejlépe vzduchový, 500 pF, může však být libovolně zastaralého provedení. Hodí se i trolitulový, pertinaxový již méně. Kondensátor 100 pF odstraňuje vysoký kmitočet, kond. 10 n =

produkтор může být magnetický, týž, jaký byl v našich stavebnicích DKE, je blokován kondensátorem 1 n = 1000 pF. Podle velikosti napájecího napětí může se ukázat vhodným zařadit do přívodu ke stínici mřížce odpor a kondensátor, až při dnešním úsporném systému v oboru baterií a tedy při malých anodových napětech zpravidla odpadne. Přístrojek znatelně zesílí poslech krystalky už při 5 baterií jako anodka, je ovšem výhodnější použít napětí většího, 50–70 V. — Zapojení RV 2.4 P 700 najdou čtenáři v RA č. 2/1946, str. 51.

## Bateriový Zesilovač ke krystalce

10 000 pF odděluje stejnosměrné napětí z detektora od řídící mřížky zesil. elektronky, ježíž mříž, svod je 2 meghomy.

Rezonančník může být magnetický, týž, jaký byl v našich stavebnicích DKE, je blokován kondensátorem 1 n = 1000 pF. Podle velikosti napájecího napětí může se ukázat vhodným zařadit do přívodu ke stínici mřížce odpor a kondensátor, až při dnešním úsporném systému v oboru baterií a tedy při malých anodových napětech zpravidla odpadne. Přístrojek znatelně zesílí poslech krystalky už při 5 baterií jako anodka, je ovšem výhodnější použít napětí většího, 50–70 V. — Zapojení RV 2.4 P 700 najdou čtenáři v RA č. 2/1946, str. 51.

v nf. části, neboť silná místní stanice vytvoří po zesílení v 1. elektronce tak velké napětí, že by detekční elektronka byla přetížena a přístroj by skresloval. Abysto bylo možné aspoň střední vlny přesněji sladit na dvou bodech stupnice, jen k příslušné ladící cívce připojen doladovací kondensátor t o kapacitě 3—30 nebo jen 3—20 pF, a to u obou obvodů. Ladící kondensátor musí být co možná dobré vyvážen na souhlasný průběh obou částí (lépe než stačí pro superhet), má kapacitu 2× 500 pF. Ostatní zapojení vstupního obvodu je běžné.

Anodový obvod 1. elektronky je vyzáán induktivně s ladícím obvodem druhým. Je to, jak víme, vazba méně výhodná než na př. laděnou anodu, má však tu nesmírnou přednost, že dík menšímu zisku je méně nebezpečná v rukou nezkušených, kde při ladění anodě dochází k tvrdosigné zpětné vazbě. Přesto je účelné umístit cívky daleko od sebe, jednu nad kostru a druhou pod ni, aby byly jaksi stíněny, a účelně využít pér přepinače rozsahů tak, aby ev. nepoužíti péra, která spojíme se zemí, zůstala mezi a, b. a c. a ostatními jako stínění. Zapojení druhého ladícího obvodu je v podstatě shodné s prvním, před mřížkou řídí druhé elektronky je kondensátor 50 pF a za ní obvyklý svod. Zapojení zpětné vazby je rovněž známé z předchozích schémat dvoulampovek, a totéž platí i o stupni koncovém a části síťové, jejichž popis může tedy odpadnout.

Při stavbě hleďme rozložit součástky tak, aby spoje od „živých“ konců ladících obvodů byly co možná krátké, zvláště ty, které jsou značeny tečkováním ve schématu. U některých jsme nadto vyznačili účelnost stínění. Hleďme, aby vývod anody 3. elektronky nepůsobil na žádný obvod před mřížkou 2. elektronky včetně: zpětná vazba může totiž nastat už od antény, ač se zdá, že na anodě koncové elektronky už žádné vý. napětí není. Proto bývá účelně i přívod k reproduktoru stínit, zvláště zde, kde na rozdíl od přístrojů továrních ponecháváme vysoké tóny nezeslabeny.

Při sladování začneme vyrovnaním rozsahů. Přepneme na krátké vlny, vyhledáme nějaký vysílač (bývá asi uprostřed stupnice) na pásmu 31 m a zašroubujeme jadérko kv. cívky 2. obvodu tak, až se ručička stupnice kryje s příslušným označením na štítku stupnice. Pak se pokusíme dosáhnout větší hlasitosti šroubováním jadérka kv. cívky obvodu 1. Někdy poznáme rozdíl snáze, použijeme-li jen náhražkové antény. Nato přepneme na střední vlny, naladíme Prahu Liblice, Vídeň nebo Beromünster, krátce nějakou stanicí na dolním konci stupnice (uzavřený kondensátor ladící). Šroubováním jadérka st. ladící cívky obvodu 2 dosáhneme toho, že při středně utažené zpětné vazbě bude stupnice souhlasit. Zase doladíme jadérkem příslušné cívky obvodu 1. Pak naladíme některou nepříliš silnou stanici na horním rozsahu středních vln, t. j. při otevřeném kondensátoru, polohu na stupnici upravíme trimrem t v obvodu 2, hlasitost zlepšíme doladěním trimru t u obvodu 1. Můžeme se vrátit na stanici vyladěnou při první operaci a přesvědčit se, zda se nastavením trimru příliš neposunula. V kladném případě znova opakujeme doladění jadérka a poté ještě doladění trimrů. Změny budou teď již malé, třetí opakování

operace nebývá při hrubých stupnicích nutné. Vyskytnou-li se ostatně mezi oběma krajními polohami odchyly, musíme se s nimi smířit, protože hotové tovární stupnice, které mají vyrovnat pro všecky používané otočné kondensátory, nevyhovuje pochopitelně přesně pro žádný. Můžeme si tu vypomoci značkami z barevné tuše nebo pod., které děláme na přední stranu stupnice přesně podle polohy ručky, ovšem až po sladění přístroje. — Na vlnách dlouhých opravíme rozsah a doladíme podobně, jako na vlnách krátkých, a to nejlépe podle stanice Lucemburk.

Leckdy se teprve při rádném doladění vyskytne u přístroje sklon k písčení, jako by byla trvale nasazena zpětná vazba, anebo aspoň lepivé nasazování zpětné vazby, což má obojí touž příčinu; zpětnou vazbu v prvním obvodu. Tu nezbude nic jiného, než zrevidovat, zda jsou cívky správně umístěny, spoje dosti krátké a stíněné, zda se spolu elektricky neváží přepinače (obvyklá chyba a hlavní příčina, pro niž ještě jednou začnete triflamovky s přímým

zesílením upřímně nenávidět). Není-li zlepšení možné, musíme připojit paralelně k ladící cívce obvodu 1 toho rozsahu, který píská (nejčastěji dlouhé, někdy střední vlny), odpor co možná veliký, mezi 1 a 0,1 MΩ. Čím je menší, tím více tlumí náhodnou vlnu však není připojen odpor 0,5—0,2 MΩ žádným neštěstím.

Zapomněli jsme uvést jednu výhodu přímého zesílení: i když je přístroj špatně sladěn, nemůže mít nevhodně volen mf. kmitočet a nemůže tím dovolovat vznik mf. hvizdů jako superhet. Až si tedy triflamovku dobre sestavíte a sledujete, jak mnoho míst na rozsahu je vybaveno dokonalým hvizdem rozmanitých výšek, není to rozpor mezi teorií a praxí, nýbrž smutná skutečnost neusporeádaných poměrů na rozhlasovém „bandu“. Upraví je teprve příští rozhlasová konference, na níž se jistě už teď kuží obrněné argumenty. Doufejme jen, že zatím stav nezkazí špatným příkladem naše amatéry-vysílače.

## Znáte TRANSITRON?


Obraz 1. Transitron s pentodou. Hodnoty součástí. Elektronky: 6J7, 6SJ7, 6K7, 6SK7, 58, 78, 6C6, 6D6, 7A7, 7H7, 7B7 nebo podtypy evropské. C: 1 - 2 nF; 3 - 1000 pF; 3 - 10 nF. R: 1 - 0,1 MΩ; 2 - 50 kΩ; 3 - 2 kΩ.

Obraz 2. Transitron se směšovacím pentagridem. Elektronky: 6A7, 6A8, 7B8, 7Q8. C (první hodnota pro vý. druhá pro nf): 1 - 1 nF, 0,1 μF; 3 - 100 pF, 10 nF; 4 - 0,1 μF; 5 - 100 pF, 10 nF. R: 1, 2 - 25 kΩ, 4, 5 - 50 kΩ.

Pro mnoharozsahové přijímače, měřicí generátory, vlnoměry, zkoušecí cívky, a ladící obvody a pod., užívají američtí technikové s oblibou různých zapojení, která dovolují použít v oscilátoru cívku jen se dvěma vývody (bez zpětnovazebních vinutí a odbocek). Tím si značně zjednoduší přepínání rozsahů. Většinou však tato zapojení vyžadují buď dvou nebo jedné sduřené elektronky.

V poslední době si razí cestu do továrních aparátu i mezi amatéry zapojení s jedinou pentodou nebo pentagridem, které pracuje jako negativní odpor. Využití zjevu, že se elektronka v určitém zapojení chová jako negativní odpor, pro rozkmitání elektrických oscilačních obvodů, není nová, jak o tom svědčí četná zapojení s tetrodami (dynatron) nebo s dvoumřízkovými elektronkami (negadyn). Společná nevýhoda těchto zapojení byla ta, že jejich negativní odpor byl poměrně veliký, takže byl s to rozkmitat jen obvody s poměrně velkou indukčností; obvykle jen asi do 2 Mc/s.

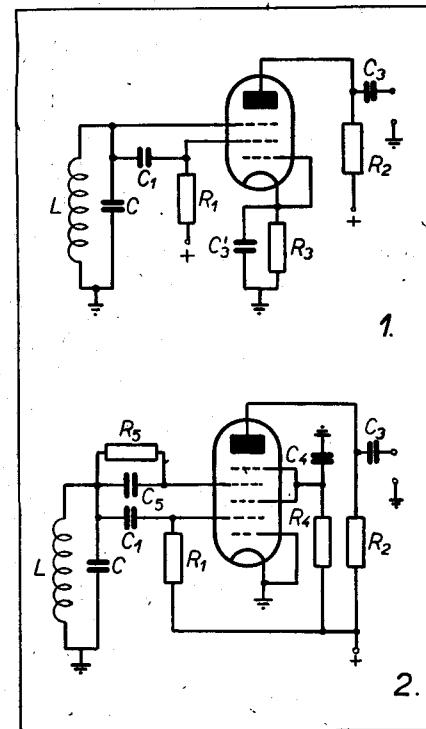Tuto nevýhodu nemá zapojení, zvané v americké odborné literatuře transitron. V zapojení s pentodou (obraz 1), kde se získává negativní odpor ve stínici mřížce záporným nábojem mřížky brzdící (proud stínici mřížky stoupá, když se napětí na brzdící mřížce stává zápornějším), osculuje spolehlivě s obyčejnými elektronkami (6J7 - 6SJ7 - 6K7 - 6SK7 atd.) od kmitočtu tónových do 15 Mc/s. Ještě výhod-



nější je zapojení se směšovacím pentagridem (obraz 2), kde k vytvoření negativního odporu slouží anoda oscilátoru; osculuje spolehlivě od nejnižších frekvencí tónových až do 30 Mc/s.

Při použití transitronu jako tónového generátoru, je možné měnit kmitočet v rozsahu asi 1:5 zapojením reostatu s maximálním odporem 5 kilohmů mezi dolní konec cívky a zemí.

Mimo jednoduché zapojení vyznačuje se transitron neobyčejnou frekvenční stálostí blíží se v tomto směru krystalovému oscilátoru, necitlivostí ke kolísání provozních napětí a malým obsahem harmonických. Podobné zapojení lze použít i pro generátor pilových kmitů s jedinou vakuovou elektronkou. (Podle Radio Craft, prosinec 1945.)

O. Horňa.

## ANTI-RADAR

Teprve nedávno dovedělo se americké obecenstvo, proč zmizel během války veškerý „staniol“ z obalů čokolád a cigaret.

Vojenský „Úřad pro vědecký výzkum a vývoj“ (OSRD) uveřejnil statistiku, že během války bylo shozeno na Německo více než 10 000 000 kg t. zv. staniolu (t. j. skoro celá americká výroba za poslední dva roky války) ve formě nám dobře známých proužků. Dnes víme, že tyto proužky shazovali američtí letci, aby znemožnili němcům radaru zaměření; radarové impulsy se totiž od nich odrážely zrovna tak dobře jako od letadel. Jestliže však proužky měly délku, odpovídající polohovní vlnové délce německých radarů, byl odraz tak mohutný, že dva kg proužků ukazovaly na stínisku stejnou výchylku, jako největší bombardovací letadlo. Postupem doby doplnili spojenci tento způsob ještě rušením pomocí vysílačů, které z letadel vysílaly impulsy stejné vlnové délky, na které pracoval německý radar. Frekvenci zjišťovali speciálními přijimači s panoramatickým příjemem, umístěnými rovněž v doprovázajícím letadle. Kombinaci této dvou metod rušení podařilo se skutečně během doby vyřadit poměrně nedokonalé německé radary a tím zmenšit ztráty za obrovských náletů na minimum.

O. Horna

## Problém zrcadlových kmítocí

(Dokončení se str. 120)

zapojení malé zesílení, pročež je pak nutný další stupeň, stejně jako při použití krytalového filtru. Nám se dobré osvědčil kmitočet  $f_{m_2} = 136$  kc/s s čistou kapacitní vazbou mezi primárním a sekundárním ladidlem okruhem mf. transformátoru (C vazební v podobě trimru o max. kapacitě 15 pF spojuje horké konce obou cívek, které jsou úplně vzájemně odstíny (a po případě reakce v tomto stupni).

Ladicím indikátorem budí na př. EM4, EM2 (v obr. 11 pamatováno na indikaci fonie i grafie, a to i tehdy, když je automaticka vypnuta) nebo ještě lépe milliampermetr (do 1 mA), ocejchovaný přímo ve stupních síly signálu (měřítko S), zapojený v anodovém obvodu posledního mf. stupně, jehož citlivost je řízena automaticky, avšak nikoliv ručně.

Při vysílání v tomto přijimači vypínejte automaticku, jinak v blízkosti silného vysílače po přepnutí na příjem trvá několik vteřin, nežli zahlcený přijimač začne normálně pracovat.

Reprodukce fonie je sice *Dickertovým* tlumičem poruch s volnou vazbou v pásmových filtroch pro  $f_{m_2}$  dosti nepřirozená (příliš hluboká), avšak při příjemu televize je přístroj skvělý. Konec (nebo řekněme raději druhá polovina) přístroje je už ostatně vše požadavků operátorových. Do rámce tohoto pojednání spadá jen vstup přístroje až po druhý směšovač (včetně). Všem amatérům, kteří se chtějí vybavit novým kv. superhetem, rozhodně doporučujeme užít dvojího směšování.

Mnoho štěstí es hpe cuagn vy sn, boys!

## § PRAVNÍ OTÁZKY RADIOAMATÉRSTVÍ

### Amatérské sestrojování přijimačů

Mnozí posluchači-radioamatéři, kteří nyní, když je opět možné opatřovat si součástky, mají v úmyslu sestrojit přijimač jím vyhovující, stejně jako ti, kdo dosud koncese neměli a teprve nyní si chtějí přijimač sami konstruovat, kladou si otázku, *zda dosud platí dřívější předpisy o amatérském sestrojování přijimačů, a chtějí vědět, co mají činit, aby snad nezpříšili do rozporu s platnými předpisy.*

Mohou být uspokojeni: na předpisech, jež v tomto oboru vydala poštovní správa, se *nic nezměnilo*, a poštovní správa nemínila naše amatéry v amatérském sestrojování přístrojů omezovat: *Předpokládá se ovšem, že amatér zhotovuje přijimač nebo přijimače ze záliby (nikoliv na výdělek) a jen pro sebe, tedy ne pro osoby třetí.*

Amatérské sestrojování přijimačů povahu se podle platného rozhlasového rádu, resp. podle prováděcích předpisů k tomuto rádu *za počátek instalace rozhlasového přijímacího zařízení a není dovoleno bez rozhlasové koncese*. Pokud tedy amatér není ještě koncesionárem, musí si nejdříve opatřit koncesi obvyklým způsobem u svého doručovacího poštovního úřadu. Amatér, který již koncesi má, *nemusí však oznamovat poštovnímu úřadu, jemuž platí rozhlasové poplatky, že si zřizuje další (druhý) nový přijimač*, nebo že dosavadní přijimač nahradí novým: koncesionář rozhlasu může totiž nyní ve své domácnosti, uvedené v koncesní listině, používat současně i několika přijimačů a nemusí tuto skutečnost hlásit poštovnímu úřadu.

Nový koncesionář by mohl mít zdánlivě obtíže při ohlašování koncese, neboť dnes musí každý žadatel *prokázat původ svého rozhlasového přijímače*.) I tu však je věc velmi jednoduchá, neboť uvede, od koho součástky získal a jak, a předloží budějte obchodníku za dodané součástky, nebo písemně prohlášení jiné osoby, od níž součástky obdržel. *Právě původem součástek je nyní důležitý*, neboť poštovní správa — stejně jako všechny orgány státní správy — chce zabránit tomu, aby přechovávání a použití součástek nebo přijimačů, získaných způsobem nezákonitým (na př. z vojenské kořisti, z majetku zabaveného Němcům a pod.) bylo kryto koncesí, propůjčenou poštovní správou.

Koncesionář smí na podkladě rozhlasové koncese přechovávat *bez jakéhokoliv dalšího povolení náhradní součástky pro své rozhlasové přijímací zařízení*, po případě i *součástky vyřazené*, pokud počet takových součástek nemá povahu skladu. Amatér-konstruktér může tedy mít doma tolik součástek, kolik by jich potřeboval buď v vhodném doplnění nebo zkodenění svého přijimače nebo ke zhodovení dalšího přijimače i s přiměřenými zásobami. Nesmí ovšem mít doma celé desítky elektronek nebo kondenzátorů a pod., tedy součástky v počtu zřejmě nadmerném.

\* V 17. č. „Našeho rozhlasu“ z 21. dubna t. r. je uvedeno, že poštovní správa tento předpis zrušila. Napříště tedy není nutno původ přijimače dokládat při žádosti o rozhlasovou koncesi.

Doporučuje se také, aby každý měl náležité doklady o tom, že i tyto součástky, které smí podle platných předpisů přechovávat na podkladě rozhlasové koncese, jsou jeho majetkem a že je získal způsobem zcela zákonné; původ musí event. skutečně prokázat. Staly se totiž případy, že orgány SNB, vyšetřujíce případy závlečení radiových součástek, zjišťovaly jejich původ i u rozhlasových koncesionářů. Někde snad byly dokonce součástky, které podle platných předpisů smí rozhlasový koncesionář přechovávat na podkladě rozhlasové koncese, orgány SNB zabaveny. Doporučuje se, aby koncesionář, který by byl postižen takovým opatřením, vyplývajícím z toho, že orgánu SNB nejsou snad zcela přesně známy předpisy rozhlasového rádu, vysvětlil vhodným způsobem rozsah svého oprávnění (t. j. práva přechovávat na základě rozhlasové koncese přiměřený počet náhradních součástek nebo součástek vyřazených) příslušnému orgánu SNB nebo orgánu jemu nadřízenému s poukazem na rozhlasový rád a prováděcí předpisy k rozhlasovému rádu (otiskněn jako příloha k Věstníku ministerstva pošt č. 5/1945); vždy však musí být koncesionář s to prokázat původ svého přijimače i součástek.

Poněvadž se pak někteří koncesionáři zajímají o to, co se u nás podle platného zákona považuje za radiové zařízení, poznámenáváme, že stále platí výnos ministerstva pošt a telegrafů ze dne 26. listopadu 1925, čís. 68 066-XI-26, který stanoví toto:

„Za radiotelegrafní zařízení dlužno po dle dohody mezi ministerstvem pošt a telegrafů, obchodu a financí považovati kromě úplných vysílacích a přijímacích stanic tyto součástky: otočné kondenzátory, samoindukční cívky, variometry, detektory, slabouproudé nízkofrekvenční a vysokofrekvenční transformátory, elektronové lampy všeho druhu, nízkofrekvenční a vysokofrekvenční zosilovače, heterodynky, vlnoměry a úplně sestavené antény všeho druhu.“ JUDr Jan Bušák.

Dodatek redakce: Poštovní správa osvědčila mnohokrát snášenlivý a přátelský postoj k zájmům rozhlasových amatérů. Nelze se však divit, že v převratných dobách poválečných a při nežádoucích zjevech, zavírněných oftetenou morálkou a ustavičnými zákazy z dob okupace, postupují bezpečnostní orgány ostře i v případech, které se později projeví jako nevinné. Nejbbezpečnější cestou od takových nepříjemných zkušeností je ředit se přesně ustanoveným rozhlasovým rádu, neskladovat zbytečné velké množství součástek a hlavně neobchodoval se svými výrobky, jak se to pravidelně a takřka ve velkém dalo za války.

Prosíme, že k výročí našeho osvobození letos v květnu mají být obnovena vysílací povolení našich amatérů vysílačů. Podle nezaručené zprávy mají být otevřena pásmo ultrakrátkovlnná, a dále jedno pásmo delší (80 nebo 160 m). Vydávání obnovených koncesí bude pravděpodobně v tomto pořadí: 1. klubovní koncese ČAV, 2. koncese osvobozených politických vězňů z kruhu ČAV, 3. koncese illegálně činných OK a členů čs. zahraniční armády, 4. koncese OK, udělené před r. 1935, 5. ostatní koncese. Těšíme se spolu s našimi OK, že ether brzy oživne jejich značkami a že úspěšně zahájí svou činnost.

## NA VŠECH VLNÁCH

V Praze, 17. dubna 1946.

Dobré „letní“ podmínky na krátkovlných pásmech se vracejí letos nějak později. Několik dnů dobrého příjmu se střídá s obyčejně mnohem delšími obdobími špatného příjmu, které ovšem nepřispívají k dobré náladě posluchače. Dokonceme se v posledních dnech stalo, že příjem na všech pásmech zeslábl, takže i příjem londýnských stanic znatelně ochabl; to je jistě vzácný úkaz. Toto poslední zhoršení příjmu pravděpodobně zavinil jednak poměrně náhlý přechod chladného předjaří do počasí skoro letního rázu, jednak stále se zvyšující sluneční činnost. V této době přešla přes sluneční kouzlo opět větší skupina skvrn, a objevily se na slunečním povrchu ještě další skvrny, zhorší se ještě dál naše výhledy na dobrý příjem.

Rozhlasová společnost Columbia přeložila své vysílání pro ČSR od 15. dubna na dobu 17.45 a 20.00 našeho času. Tuto zprávu nám oznámili O. Závodník a K. Novák.

České vysílání kanadských stanic CKCX a CKNC je u nás zřejmě plně posloucháno, jak dosvědčuje každý večer poděkování hlasatele za zprávy o příjmu obou stanic, zaslávaných československými posluchači. O. Závodník z Prahy si stěžuje, že již delší dobu nemůže zachytit toto vysílání na svůj přijimač (ECH4, ECH4, EBL1), který je podle jeho úsudku velice selektivní a má krátkovlnný rozsah 17 až 50 m. Jde tedy zřejmě jen o stanici CKCX na 19 m. Tato stanice je sice těsně vedle dvou stanic amerických, ale na selektivním přijimači nedělá jejich vyladění potíž. Nejlépe se najde tak, že si postechinemějte 13.00 až 13.05 SEČ její charakteristickou zvonkovou zvělku, která pronikne jakýmkoli rušením. Taktéž nalezenou polohu si zapamatujeme a večer máme hledání usnadněno.

OK1WY stvýsel v poslední době několik zajímavých amatérských stanic na 14 Mc (20 m). První se hlásí značkou J9ZO QRA

Okinawa. (Pro nezazvěcené: QRA je zkratka pro událost místa, ze kterého stanice vysílá.) Značka je japonská, ale pravděpodobně je to nějaký příslušník okupační americké armády v Japonsku. Bylo by přece jen pohlášit silné, aby i Japonci vysílali dříve než naši amatéři. Dále se IZY zmíňuje o argentinské stanici LU6AJ, která pracuje často se švýcarskými stanicemi (značka HB9...) německy. Stanici W2LRI/KB6, která je na ostrově Guam uprostřed Tichého oceánu, bylo také velice dobré slyšet. Mohl jsem v poslední době poslouchati také na pásmu 28 Mc (10 m) a jedna z nejsilnějších stanic hlásila také QRA Guam. Bohužel při hlásení značky mi přejelo pod okny auto a praskot jisker jeho zapalování úplně přehlušil příjem.

OK1WY poslouchá na zpětnovazební dvojkou s ECL11. Poslal nám rozsáhlý seznam zachycených telegrafních i foničních stanic se kterého je vidět, že i takovou opovrhovanou dvojkou lze poslouchati celý svět.

F. Navrátil z Hranic sleduje rovněž plně a pravidelně zahraniční rozhlas; k jeho pozorováním se podle okolnosti vrátíme v příštím čísle.

RP 1658.

### Valný sjezd ČAV v Brně

Dne 23. března konal se v brněnském Besediném domě valný sjezd spolku ČAV — Českoslovenští amatéři vysílači. Kromě výboru a delegátů z mnoha odborek zúčastnili se ho zástupcové min. národní obrany, min. pošt., Svazu brannosti, Československého rozhlasu a j. Byla přítomna též dřevěná bratrská spolku slovenského SSKA a mnoho amatérů ze všech konců republiky.

Zástupcové úřady ocenili práci amatérů-vysílačů jak za války, tak i na počátcích budování státu a na znamení, co od nich dnes očekávají. Zejména úzká spolupráce bude mezi amatéry-vysílači a svazem brannosti, jemuž dodá ČAV ze svých členů instruktory pro výcvík spojovací služby.

Ministerstvo pošt přichystalo amatérům-vysílačům překvapení tím, že připravilo první konkese pro vysílaci stanice. Bohužel na zákon min. vnitřního řízení bylo vydání v poslední chvíli odloženo na začátek května. A tak se brzy naši amatéři připojí svou značkou OK k amatérům jiných států, kteří již vysílají. -al.

by vyrůstají barikády jako hustá mříž po všech ulicích. Jejich stavitele rychle přivykají houchnoucímu praskotu výstřelu a hvízdání granátů. Rozhlas z Anglie citoval zprávy pražského vysílače jako jediné informace o pohybu vojsk Spojenců. Mezitím boj doprovody začíná na všech stranách, opakovány úmluvy za jednání o kapitulaci Němců jsou porušovány nejhrušším způsobem.

Pondělí, 7. května. Na úsvitě míru. Londýn hlásí od samého rána: úplná kapitulace wehrmachtu se očekává v nejbližší době. Ženeva oznamuje kapitulaci Němců v Norsku. V poledne přihlásil: „prohlášení o kapitulaci se čeká každým okamžikem“. Poslední bojová hesla z Londýna: „Betty jde domů dvakrát, obloha se jasní pětkrát, v brusírně je prach, Krakonoš je duch hor tříkrát... Rusové postupují na Olomouc. Japonci prchají z Birmy.“ Konečně v 16.55 oznamuje Londýn ve francouzském pořadě, že toho dne ve 14.41 byla podepsána bezpodmínečná kapitulace Němců v hlavním stanu generála Eisenhowera v malé škole v Remeši. Zákratko totéž hlásení česky. Válka se skončila, osmý květen bude prohlášen dnem vítěství.

V Praze se však bojuje dál. I smrtelná křeč násilí na samém prahu zániku stojí ještě stovky obětí záškodnické msty jednotlivců i nepřátelských tlup. Pátráme na obloze po bílých stuhách sražené páry, které nám již tolikrát ohlašily let spojeneckých letadel, vidíme však jen oblásky vybuchujících granátů a konečně několik německých letadel, která napadla okolí domu rozhlasu snad v domnění, že tím ochromí sílu odboje. Jednání o ústup Němců. Za večera a v noci bubnová palba vybuchujících nábojů v muničním skladu a praskot krovů obrovského požáru na Pankráci.

Středa, 9. května. Jako blesk se šíří zpráva, že jednotky Rudé armády dorazily na okraj města. Teď jsou již na Klárově, a všude lámosti německý odpór. Ukončení otevřeného boje stává se otázkou hodin. Po prvé dýcháme volně. Konečně je u nás po všel.

V dalších hodinách a dnech jdou události ráz na ráz. Jako kouzlem mizí barikády a na ulicích, dosud pojmenovaných událostmi předešlých dnů, vítají Pražané příchod osvoboditelů s dojetím v srdci a se silami všechny všechny všechny. Radostných chvil stále přibývá. Tu zazvoní telefon a ozve se přítel, který překonal pět let koncentračního tábora. Poté ohláší rozhlas příjezd první vlády osvobozené republiky. Zákratko celý národ s jásem zdraví slavný příchod svého milovaného prezidenta. Teď už je doprovody mír. Jen přečetně krupí bolesti kalí překypující radost oněch dnů, bolesti při vzpomínkách na bojovníky a oběťované, kteří se nedočkali. Šťastný konečný úděl je však nejlepším lékem, a rány dosud otevřené ztrácejí poněhlu svou jitřivou bolestivost.

Zvolna, s obtížemi, ale s nepochybou silou a hybností rozjíždí se mohutný stroj našeho národního života. Mezitím hyně konečně válka jako saň, zasažená kouzelným mečem, po dvou historických úderech atomových bomb. A duha míru, tak dlouho očekávaná, klene se konečně nad celým světem.

P.

### V Praze před rokem

Hrst lístků se záznamy dnes už sotva čitelnými uchovává vzpomínky na proud událostí, které jsme prožili zde v Praze právě před rokem. Litera scripta manet, a tak jsme v oněch památných dnech také psali, chvili u přijímače, pak zase na ulici, abychom si po letech živější vybavili historické chvíle, které jsme tenkrát prožívali. Uplynulo však jen dvanáct měsíců, a my si s překvapením uvědomujeme, jak mnoho událostí v paměti, přetížené překotným sledem novinek, pokrývá již prach zapomenutí. Nechť tedy již dnes ožijí vzpomínky.

Pátek, 4. května večer. Na ulicích je zvláštní ruch. Zdali praskají ojedinělé výstřely. Vojenská hlídka vás vrátí nezvykle zdvořile (s pistolí v ruce), když chcete od musea zahnout k smutné proslulé „Pečkárni“. Londýnský rozhlas konstatuje, že bud' jak bud' budeme brzy osvobozeni.

Sobota, 5. května. Od rána proniká ně-

## Tetička UNRRA radioamatérům

Abyste se předčasně neradovali: prozatím se nepomíšli na příděl amerických elektronek nejnovějších druhů na potravinové body, ani o přidelování komunikačních přijímačů a transceiverů z vojenských sbýtků „army surplus“ spotřebitelům do 20 let. Přece však i z dnešních hodnot, kterými nás UNRRA učí mlsat, můžete leccos užitečného vytěžit. Jsou to plechové obaly, z nichž některé jsou takřka ideální pro naše „nádobíčko“. Otevřete-li pečlivě malé krabičky sardinek odříznutím plechového víčka těsně u okraje, pak po vymyti a zamačknuti ostrého zbytku víčka získáte jedinečně účelné schránky na odpory, kondenzátory, šrouby, vrtáčky atd. Přitom je těchto krabiček takové množství, že obejdete-li příbuzné a známé, po případě také skladisté odpadků ze svém okolí, získáte jich hradce desítky a vaše dílna bude bohatší o množství jednotných schránek, které se dají účelně rovnat. Krabičky jsou taženy z jednoho kusu činovaného železného plechu, nemají ostré rohy a kouty, dají se dobře čistit a jsou pevnější než běžné papírové. Máloco se jím účelností využívá. Také různé větší plechovky se dají využít. Buď je rozstříháte a získáte tak zásobu jahodního a dosud vzdáleného činovaného plechu, anebo jich použijete jako skřínek na některé prostří přístroje, kterým nevadí vělcový tvar. Nedejte se mylit zelenavou barvou povrchu, snadno ji setřete nějakým rozpustidlem a přesvědčíte se, jak dobrého materiálu používali za mořem. Jistě plechovky kondensovaného mléka jsou dokonce z hliníku, spodek rovněž tažen z jednoho kusu. Jsou sice trochu bachtaté, avšak i tak se hodí na cívkové kryty, na př. pro mf. transformátory. Můžete s nich však s trochou dovednosti vyrobít pěkný hrneček a tím zase uplatit svého domácího vládce, až bude v náladě ne práve příjemné vaši práci. Nevíme zatím, zda nakonec přece jen nedojde i na ty elektronky, zatím však cvičte svůj důvtip, vynalézavost a dovednost a využívejte toho, co máme. Aspoň těch plechovek na směsičkách a jinde nebude totik.

## Z VÝKLADNÍCH SKŘÍNÍ

### Provozní data doutnavek.

U pražských obchodníků jsme našli tyto doutnavky: typ MR110 s vestavěným odporem pro 110 V, a FRB, resp. T 2742 bez odporu. Všechny mají patici E 14 (mignon); délka doutnavky MR 110 30 mm, obou ostatních 52 mm. Při trvalém proudu lze zatížit typ MR asi 0,25 mA, větší typy 1 mA. Při použití k výrobě pilových knímků je zpravidla amplituda vybíjecího proudu mnohem větší než shora uvedené hodnoty. Zápalné a zhášecí napětí závisí na polaritě u stejnosměrného zatížení a na knímočtu u střídavého. Při použití stejnosměrného napětí jsme našli tyto hodnoty:

	V záp.	V zháš.
MR 110	74 — 76	67 — 69
FRB 220	142 — 160	137 — 148
T 2742	90 — 98	80 — 89

Vliv zámkny elektrod: doutnavka, u které jsme naměřili při kladnému kroužku a záporné destičce napětí zápalné a zhášecí 96/82 V, dala při obrácené polaritě hodnoty 98/89 V.

### Selenové usměrňovací články.

Výrobky SAF typu 9013/50 a 9013/32, které jsou upraveny v bílé průstvitné trubici (a snad i jinam podobné, ale jinak upravené vzory AEG 053/50 a 053/32) snesou, podle údajů výrobcových při polovinném (jednocestném) usměrňení s odporovým zatížením 900 V eff. (576 V) a dávají 384 ((223 V) při proudu 5 mA (hodnoty v závorkách platí pro menší tvar). — S nabíjecím kondensátorem tak velikým, aby byly zvlnění činilo

asi 10 %, je přípustné střídavé napětí 475 V eff. (425 V) a dodává při tom zase 5 mA.

Při Graetzovu spojení (se čtyřmi články) je největší střídavé napětí 900 V eff. (576 V eff) a usměrňené napětí 608 V (390 V) bez kondensátoru, resp. 779 V (500 V) s uklidňovacím kondensátorem. Usměrňený proud 10 mA. — Odebíráme-li jen 50 % proudu, zvětší se usměrňené napětí o 12 %, při 20% stoupne o 20 %. —

Keramické dolaďovači kondenzátory.

Tyto výrobky (Hesco) jsou na trhu ve třech velikostech s dvojím různým dielektrikem. Na většině z nich je natištěno číslo, z něhož lze vyčísti počáteční a konečnou kapacitu. Pro orientaci uvádíme tato data (první je typové číslo, zlomek udává počáteční/konečnou kapacitu):

2496	4 / 21	2509	1,5 / 7,5
2497	5 / 30	2510	2 / 10
2498	5 / 50	2511	2,5 / 14,5
2502	15 / 45	2512	3,5 / 13,5
2503	15 / 60	2513	4 / 17
2504	20 / 100	2514	6 / 26

Zvláštní provedení má ve spodku trimru vestavěný a případně závitý přídavný kondenzátor sídlový. Veliké vzory (do 300 pF) a typy s číslem začínajícím 3... jsme ve svém ceniku nenašli. —

## REDAKCE

Omezení, dané nedostatkem papíru, a také nával úkolů, které má zmoci naše tiskárna před výročím našeho osvobození, nedovolují nám odmítni věrnost svých čtenářů rozšířením obsahu, které jsme zamýšleli a které by bez zvýšení prodejní ceny Radioamatéra umožňoval nynější zájem našich výrobců o inserci. Chceme proto aspoň připomenout svým příslušníkům, že jejich zájmy nespouštěme se zřetele a k uskutečnění zlepšení přistoupíme hned, jakmile budou zmíněné překážky překonány.

### X

V příštím čísle začneme otiskovat novou knížku přílohu Radioamatéra. Je to podle přání většiny čtenářů. Měření a zkoušení radiových přístrojů. Autorem je Ing. M. Pacák.

M. Jeżewski: Podręcznik radiotechniki. Spółdzielnia Wydawn. Techn. Szkół Akademickich Kraków 1946.

Ide o repreparované a opravené nové vydání známé polské radiotechnické příručky. Knihu má tyto kapitoly: Základy radiotechniky, Elektronky, Telefonování elektromagnetickými vlnami, Zesilovače, Příjem, Detektování přijímače a části přijímačů, Nezbytné nářadí a Různé předpisy pro radioamatéry. Ke knize je připojen dodatek, zahrnující údaje o délce vln, elektrických jednotkách, symbolech pro schématika a o nových rozhlasových aparátech. Populární výklad profesora Jeżewského je doprovoden přibližně 100 obrázků.

## ELEKTROTECHNICKÝ OBZOR

Č. 3—5, únor-březen 1946. — Stíněný jednofázový asynchronní motor, Doc. Ing. Dr. J. Kučera. — Krise našeho rolnictví, V. List. — Uspořádání provozu sítí, I., Ing. Dr. E. Wald. — Přehled novodobých magnetických slitin, používaných k výrobě permanentních magnetů, Ing. V. Kudrna. — Chrániče, C. Macháček. — První hromosvody v Čechách, Dr. K. Čupr. — Referaty: Elektrostatické separátory; Atomické elektrárny v USA; Rychlé stanovení

ind. reaktance trojfázových vedení a sběrnic s pomocí tabulek; Poznámky k normování vysokých napětí; Okružní chladiče pro turbogenerátory a pod. el. stroje; Škody na vedeních, způsobené stromy a volba šífků průseků; Elektrický hřídel; Elektrizace franc. drah; Americké lokomotivy dieselelektrické, vysokofrekvenční ohřívání.

## WIRELESS WORLD

Č. 4, duben 1946, Anglie. — Impulsová modulace, nový důležitý činitel v komunikační technice. — Expanze dynamiky, několik praktických výsledků zapojení se zpětnou vazbou, J. G. White. — Nové dynamické přenosy. — Návrh zesilovače s širokým pásmem, II. — Fázový vztah: posun o 180° nebo opačná polarita?, C. E. Cooper. — Kabely pro radar, nové objevy v oboru vodičů pro velmi vysoké kmitočty, E. W. Smith. — Rozhlas v USA, zpráva o poválečných tendencích, E. Dinsdale.

## PROCEEDINGS OF THE I. R. E. AND WAVES AND ELECTRONS

Č. 2, únor 1946, USA. — Přenos zvuku na nosné vlně televizních obrazů, G. L. Fredendall, K. Schlesinger, A. C. Schroeder. — Vysokofrekvenční odpory jako vysílač linky, D. R. Crosby, C. H. Pennypacker. — Analýza tří typů samočinných invertorů, M. S. Wheeler. — Mřížkové obvody pro ovládání thyatronů, C. H. Gleason, C. Beckman. — Protiporučovací charakteristiky diferenciálních mikrofonů, H. E. Ellithorn, A. M. Wiggins. — Nový inverter, C. B. Fisher. — Asymetrický „motýlový“ (butterfly) okruh, A. Landrick. — Vysokofrekvenční dehydratace penicillínových roztoků, G. H. Brown, R. A. Bierwirth, C. N. Hoyler. — Triodový push-pullový vysílač pro 600 Mc/s, H. A. Zahl, J. E. Gorham, G. F. Rouse. — Nové typy anten pro ukv., A. G. Kandoian. — Zimní techn. sjezd Svazu amerických radioinženýrů. —

## RADIO CRAFT.

Č. 5, únor 1946, USA. — Magnetrony. — Anti-Radar. — Nejnovější elektrické vlny, J. McQuay. — Přenosná radiotechnická dílna, W. Neelands. — Švýcarská organizace „předplatného“ na opravu radiopřijímačů. — Filtrace usměrňených napětí, J. C. Hoadley. — Mnohonásobný přenos pomocí pulsové modulace (Pulse Position Modulation), E. Shunaman. — Mřížkový obvod T, R. E. Essex. — Základy radaru, III. díl, J. McQuay. — Vysílač pro 144 Mc/s, I. Queen. — Teorie decibelů, J. B. Ledbetter. — Amatérský měřicí přístroj, H. Herman. — Základy frekvenční modulace, J. King. — Zákony atomu, H. M. Davis. —

## LA TÉLÉVISION FRANÇAISE

Č. 11, březen 1946, F. — Barevná televize společnosti CBS, pokr. — Ústřední vysílač pařížské televizní stanice. — O fotoelektrickém zjevu, C. Gutton. — Televizní přijímač se stínítkem 16 cm. — Stabilisované zdroje napětí, R. Aschen. — Vývoj velkých televizních obrazů. — Anteny pro televizi, R. Tabard. — Použití magnetického vychýlování v televizních obrazovkách. — Měření magnetické impedance elektrického zdroje zvuku. — Televizní soustavy s rádkováním přeskokem.

## GENERAL RADIO EXPERIMENTER

Č. 8, leden 1946, USA. — Seriové a paralelní složky impedance, W. N. Tuttle. — Odvádění tepla ze skřínek elektrických přístrojů, H. C. Littlejohn.

Č. 6, 7, listopad a prosinec 1945, USA. — Zdokonalený megohmmetr na podstatě elektronkového voltmetu s nekonečným vstupním odporem, na střídavý proud, W. N. Tuttle. — Analysátor pro měření chvění, W. R. Saylor.

## PROCEEDINGS OF THE INSTITUTE OF RADIO ENGINEERS

Podařilo se nám vypůjčit si k prohlídce loňský ročník známého vrcholného odborného časopisu. Jeho obsah jistě zajímá všechny naše

odborníky, proto jej otiskujeme ve stručném výtuhu. Číslo 4 (duben 1945) nám chybělo. (Otazníky označujeme pojmy, jejichž význam jsme z nadpisu přesně nevýrozuměli.)

1. leden 1945, USA. — Použití vysokých kmitočtů pro soustředěný žár při průmyslové výrobě, W. M. Roberds. — Standardizace křemennových kryštálů, K. S. Van Dyke. — Grafický způsob rozboru rychlostní modulace, A. E. Harrison. — Stabilisovaná soustava pro FM s úzkým pásmem pro spojení oběma směry, E. E. Suckling. — O vinutí univerzální cívky (početní rozbor křížového vinutí), A. W. Simon. — Rozbor činnosti napěťových regulátorů (elektronkových), W. R. Hill jr. — Způsob měření útlumu krátkých sousošých kabelů, Ch. Stewart jr.

Č. 2, únor 1945. — Elektronika v průmyslu, W. C. White. — Mnohonásobná ultrakrátokvlnná soustava mezi Cape Charles a Norfolkem, popis, N. F. Schlaack, A. C. Dickeson. — Oprava k článku „Použití měření síly pole pro obchodní hodnocení“. — Rozbor technických požadavků na dvanáctinásobnou komunikační soustavu, Ch. R. Burrows, A. Decino. — Ukv. přijímač pro spojovací soustavu mezi Cape Charles a Norfolkem, D. M. Black, G. Rodwin, W. T. Wintringham. — Oprava k článku „Elektronické přístroje pro zaznamenávání a měření el. napětí v nervech a svalech“. — Ukv. vysílač pro spoj. soustavu Cape Charles-Norfolk, R. J. Kircher, R. W. Friis. — Nová antena pro spojení mezi studiem a vysílačem, M. W. Scheldorf. — Reflexní oscilátory, J. R. Pierce. — Teorie přenosových linek, E. N. Dingley jr.

Č. 3, březen 1945. — Rozvoj radiotechniky v r. 1944. — Vývoj radiových relákových soustav u RCA, C. W. Hansell. — Vlastnosti obvodů při přechodných zjevech, H. E. Kallmann, R. E. Spencer, C. P. Singer.

Č. 5, květen 1945. — Prach a vlnkost v radiových a signálních přístrojích, C. P. Healy, J. C. Niven. — Hledač směru s kompenzovanou smyčkou, F. E. Terman, J. M. Pettit. — Teoretická a pokusné vyšetřování skreslení v ladicích obvodech v FM. soustavě, D. L. Jaffe. — Vysílání standardních kmitočtů z National Bureau of Standards.

Č. 6, červen 1945. — Vyhídky technické výchovy, D. D. Israel. — Technická výchova pro průmysl, F. J. Gaffney. — Souhrn a použití šíření ukv. podle R. A. Hullu, A. W. Friend. — Použití obrazovek, P. S. Christaldi. — Utváření obrazu a vztah mezi velikostí bodu a napěti poslední anody u obrazovek, G. Liebmann. — Vlastnosti chlorových (?) napouštědel v papírových kondensátořích pro ss. proud, L. J. Berberich, C. V. Fields, R. E. Marbury. — Vzájemný a vlastní zdánlivý odpor kolinearních anten, Ch. W. Harrison jr. — Poznámka k impedančnímu přizpůsobení paralelně napájených polovalných dipólů, G. Glinski.

Č. 7, červenec 1945. — Láděné obvody s širokým rozsahem a oscilátory pro vysoké kmitočty, E. Karplus. — Silicony, nový druh vysokých polymerů vhodných pro radiotechnický průmysl, S. L. Bass, T. A. Käppi. — Poznámka k akustickým trhýtkům, P. W. Klipsch. — Rozbor usměrňovacích obvodů pro trojité a čtvrté násobení napětí, D. L. Waidelich, H. A. K. Taskin. — Činnost a měření směšovače na podkladě teorie lineárních sítí, I. C. Peterson, F. B. Llewellyn. — Hodnocení soustav pro soustředování elektrových paprsků, J. R. Pierce. — Základní teorie a návrh elektronicky řízených napájecích přístrojů, A. Abate.

Č. 8, srpen 1945. — Několik pomůcek k usnadnění vysokoškolské technické průpravy, B. Dudley. — Radiové spojovací soustavy v armádě USA, W. S. Marks jr., O. D. Perkins, W. R. Clark. — Nový druh samočinného radiového hledače směru, C. C. Pine. — Pokusné zjištění impedancí použitím elektrolytické vany, W. W. Hansen, O. C. Lundstrom. — Multivibrátory, M. V. Kiebert, A. F. Inglis. — Reaktanční poučka pro rezonátor, W. R. MacLean. — n-fázové oscilátory s odporu a kapacitami, R. M. Barret.

Č. 9, září 1945. — Organizace výzkumu v radiovém průmyslu po válce, W. R. MacLaurin. — Záliby posluchačů rozhlasu v oboru tónového rozsahu a hlasitosti, H. A. Chin, P. Eisenberg. — Příjem signálů se zvýšenou nosností vlnou s amplitudovou a fázovou modulací, M. G. Crosby. — Vliv odpuzování elektronů v klystronu, L. A. Ware. — Rozšíření kmitočtového rozsahu v oscilátoru s posuvem fáze, R. W. Johnson. — Konverzní útlum v diodových směšovačích s impedancí pro obrazový (?) kmitočet, E. W. Herold, R. R. Bush, W. R. Ferris. — Elektrické zkoušky sousošcích radiofrekvenčních káblůvých vodičů, Ch. Stewart jr.

Č. 10, říjen 1945. — Technikovo místo v národním výzkumu, W. G. Schindler. — Přehled plastických hmot, H. L. Brouse. — Vliv úpravy povrchu a tloušťky stěn na pracovní teplotu tuhových anod elektronek, L. L. Winter, H. G. MacPherson. — Elektronkový zesilovač pro velmi vysoké kmitočty, neutralisovaný cívkou, R. J. Kircher. — Kathodový zesilovač, K. Schlesinger. — Rozbor televisie jako funkce průběhu čar (?), M. Cavein. — Návrh vazebního transformátoru pro smyčkovou antenu, W. S. Bachman. — K teorii křížového vinutí, A. W. Simon. — Použití Hallénnova integrálního rovnice pro válezové anteny, S. A. Schelkunoff. — Skreslení při FM, působené přenosem několika cestami, M. S. Corrington. — Souměrné antenové sítě, Ch. W. Harrison jr. — Obecné vzorce pro obvody T a  $\pi$ , M. B. Reed.

Č. 11, listopad 1945. — Výzkumnictví v technické výchově, A. B. Bronwell. — Radar v armádě USA, R. B. Colton. — Frekvenčně modulovaný záznamový přístroj na magnetický pásek pro záznam přechodných zjevů, H. B. Scarper. — Poznámka k terminologii záznamu na desky, H. A. Chin. — Problém servometru jako problém vysílání, E. B. Ferrel. — Letadlová anténa pro vvf. pro příjem lokalačního signálu 109 Mc/s, B. E. Montgomery. — Chystaný standard umělé antény pro zkoušení letadlových vysílačů, Ch. Stewart jr. — Několik pozorování k vnitřní impedance kathodového zesilovače, H. Goldberg. — Poznámka k Fourierovým řádám pro některé tvary impulsů, W. L. Lattin. — Rozbor stabilizačních proudu, W. R. Hill jr. — Dynamika elektronového paprsku, D. Gabor. — Řešení vedených vln jako roviných (?), S. S. Mackeown, J. W. Miles. — Poznámka k měření převodu transformátorů, P. M. Honnel.

Č. 12, prosinec 1945. — Vlastnosti elektronkových vf. generátorů a použití k otázkám indukčního využívání, T. P. Kinn. — Transoceánský radiofonní zesilovač 60 kW, C. F. P. Rose. — Studium elektronek pro vvf. rozmetrovým rozborom, G. J. Lehmann, A. R. Willarino. — Nf. kompenzace zesilovačů obrazových kmitočtů, M. J. Larsen. — Návrh letadlových anten pro široké pásmo, F. D. Bennett, P. D. Coleman, A. S. Meier. — Zesilovač s širokým pásmem, významy k kathodě, G. C. Sziklai, A. C. Schroeder. — Pásmový filtr pro televizní mf. zesilovače v zapojení můstkového článku T, G. C. Sziklai, A. C. Schroeder. — Přechodový čas elektronu v polských časově proměnlivých (?), A. B. Bronwell.

## PRODEJ · KOUPĚ · VÝMĚNA

Insertní hlídka čtenářů RADIOAMATÉRA.  
Každý inserát musí obsahovat úplnou adresu zadávajícího. Pište čitelně a účelně zkracujte slova.

Cena za otištění inserátů v této hlídce: první řádku Kčs 26,—, další, i neplné, Kčs 13,—. Za řádku se počítá 40 písmen, rozdělených známkami a mezerami. Částku za otištění si vypočtěte a připojte v bankovkách nebo v platných pošt. známkách k objednávce. Ne honorované inseráty nebudu zařazeny.

Velké množství potentiometrů, blóků, odporů, objímk pro RL, RV a LV lampy, montážní materiál, bakelit, objímky, zástrčky atd. elektr. kamínka na obchodníky, velkoodběr, dodává

fa „Zdepol“, komisionářství, Plzeň, v Šípci 10, tel. 703.

Prodám neb vyměním za triedr a. metr. eleketroexposimetř, gramofotor, přenosku, mikrometr, 4× RV12R2000, ABL1, za 2000 Kčs. Buňata, Ružyně 486, Praha 54.

Tři mladí Slováci hledají místa ve větším radiotechnickém závodě nebo továrně pro dočtení na radiomechaniky. Nab. na Štefan Jurčík, Velký Šariš, č. 113, okr. Prešov.

Součásti—spec.—relé, voj. lampy i vys. měniče a ost. prod. neb vym. J. Titz, Úvaly 767. Vymění bater. super. 4 el. kov. rády D bez el. za podob. síť. J. Brychta, Kunratice 75 u Prahy.

Rádioamatérům odborně poslouží ERAFON, Bratislava, Gunduličová 1/a.

Vymění nové LS50 a RV12P2000 za stejn. a stříd. mavometr, 2 safír. přenosky, 2 silné synchr. nahr. mot. 2 ks AD1, obrazovku. Sír, Bratislava, Záhradnická 1a.

Predám 50 kusů 25 W tetrody 6L6, Viljam Kubányi, Sered, Slovensko.

Prodám neb vyměním autogramo 6 V. a 9X RL12P35. Miroslav, Soukup, Stodůlky 506.

Prodám kvalitní elektronkový voltmetr-506-EB4-EM1 za Kčs 620,—. Lud. Janouch, Semily T. 89.

Ozubová kolečka do gramof. synchr. motorů, ss. rot. měnič 24/300 V, HP 500, prodá Lamplíř, Smíchov, Sokolská 3.

Prodám DCH21, DF22, DBC21, DL,L21, 2 skl. články 1,5 V, vibráč měnič na 6 V, 2 12 V akumul., dynamo 12 V, výst. trafo k DL, 21, J. Krahulík, Poteč 20, Val. Klobouky.

Dám gramozesilovač, elektronky D21, diaprojektor, radiosoučástky za foto nebo prodám.

V. Kvapil, Slezské Předměstí, Blahosl. 489.

Predám sady elektr. ECL11, AZ21, CF7, CL4, CY2, a iné aj spec. Š. Gerža, Lučenec, Mas. 3.

Prod. akum. 12 a 24V, zesilov. 9W, miliamp. 1mA, fotoapar. AL4, EL11, E424, E446, 506, RV12P4000, RS237, elektr., 50 m měd. šňůry a j. souč. a elektr. Z. Hromádka, Libochovice.

Radio 2lamp. amatér. superhet, nutná oprava, prodám. Jar. Líman, Praha IX-Hloubětín 138.

Dám RL2,4T1, RL2,4P2, 2× RD2,4Ta, za 2X RV12P2000. Z. Kopič, Neštěmice n. L., Školní 270. (pl.)

## Rádi a za redakci odpovídá Ing. Miroslav Pacák

Tiskne a vydává ORBIS, tiskařská, nakladatelská a novinářská společnost akciová v Praze XII, Stalinova 46. Redakce a administrace tamtéž. Telefon 519-41\*; 539-04; 539-06. Telegramy: Orbis-Praha.


„Rádi a matěří“, časopis pro radiotechniku a obory příbuzné, vychází 12krát ročně první středu v měsíci (změna využívána). Cena jednoho výtisku Kčs 15,—; předplatné na celý rok Kčs 160,—; na půl roku Kčs 82,—, na čtvrt roku Kčs 42,—. Do ciziny k předplatnému poštovné; výši sdělí administrace na dotaz. Předplatné lze poukázati v platném lístku Poštovní spořitelny, číslo účtu 10.017, název účtu Orbis-Praha XII, na složence uvedte čitelnou a úplnou adresu a sdělení: předplatné „Radioamatéra“.

Otisk v jakékoli podobě je dovolen jen s písemným svolením vydavatele a s uvedením původu. — Nevyžádané příspěvky vraci redakce, jen byla-li přiložena frankovaná obálka a každou adresu. — Za původnost a veškerá práva ručí autor příspěvku. — Otiskované články jsou připravovány a kontrolovány s největší pečí; autoři, redakce, ani vydavatel nevrijí mají však odpovědnost za eventuální následky jejich aplikace.

Příští číslo vyjde 5. června 1946. Redakční a insert. uzávěrka 22. května 1946.

# PERMANENTNÍ DYNAMIK IRA DUO

NAHRADÍ DVA DYNAMIKY

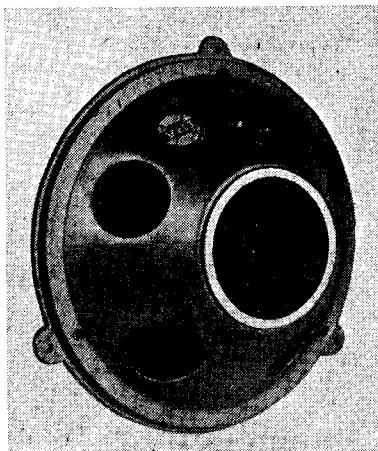


## IRA DUO

dynamik používající  
2 membrán. Jedna o prů-  
měru 200 a druhá 80 mm

Reprodukuje naprostě  
stejnoměrně vysoké i hlu-  
boké tóny

Velmi dobrý výkon i bez  
ozvučné desky

Snadná montáž, nepatrné  
rozměry

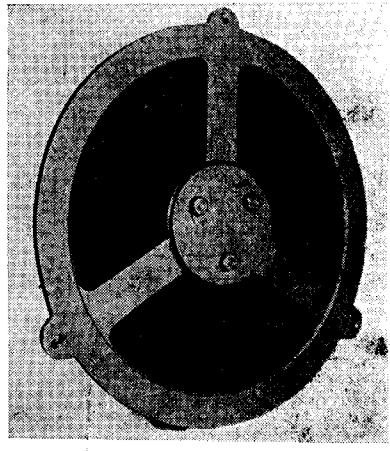

CENA Kčs 480,- BEZ VÝST. TRAF. VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍ PRO ČSR

KROMĚ TOHO DODÁVÁME ZE SKLADU

Permanentní dynamiky ø 80 mm s novým speciálním magnetem  
zvláště velkého výkonu


"	"	ø 120 mm
"	"	ø 160 mm
"	"	ø 200 mm
"	"	ø 260 mm výkon 8 watt
"	"	ø 300 mm " 10 "

Buzené dynamiky Siemens ø 200 mm s výst. transformátorem Siemens

" " IRA ø 300 mm o výkonu 15 watt


Výstupní transformátory IRA pro dynamiky do 9 watt

"	"	SAG	"	12 "
"	"	SAG	"	18 "

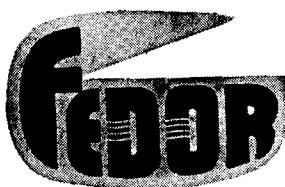


**PAVEL FEDOR,** VELKOOBCHOD  
RADIODATOTŘEBAMI

PRAHA I, TÝNSKÁ 21 - TELEFON 623-53

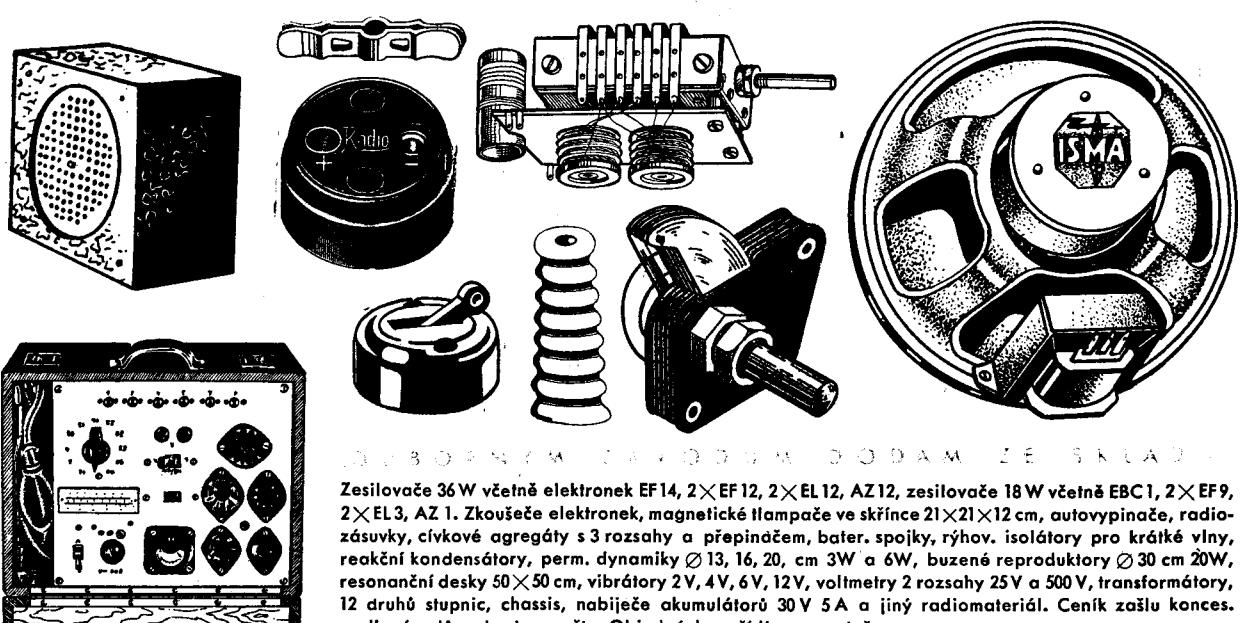


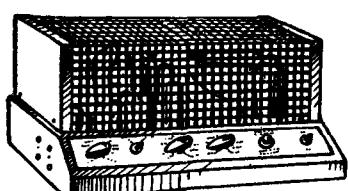**JAROSLOVSKÝ VÝROBNA PODAM ZE SKLADE**

Zesilovače 36 W včetně elektronek EF14, 2×EF12, 2×EL12, AZ12, zesilovače 18 W včetně EBC1, 2×EF9, 2×EL3, AZ 1. Zkoušeče elektronek, magnetické lámpače ve skřínce 21×21×12 cm, autovypínače, radiozásuvky, cívkové agregáty s 3 rozsahy a přepínacem, bater. spojky, rýhov. isolátory pro krátké vlny, reakční kondenzátory, perm. dynamiky Ø 13, 16, 20, cm 3W a 6W, buzené reproduktory Ø 30 cm 20W, resonanční desky 50×50 cm, vibrátory 2V, 4V, 6V, 12V, voltmetry 2 rozsahy 25V a 500V, transformátory, 12 druhů stupnic, chassis, nabiječe akumulátorů 30V 5A a jiný radiomateriál. Ceník zašlu konces. adiozávodům obratem pošty. Objednávky vyřídím promptně.



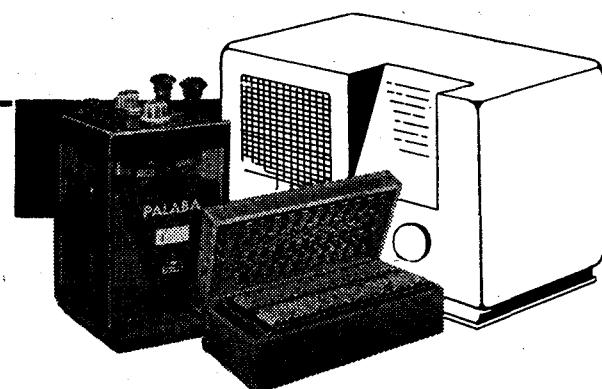**JAR. KRYGEL, radio-elektro ve velkém,  
PRAHA II, BISKUPSKÁ Č. 6, TELEFON 636-75  
Telegramy: Ismaradio, Praha**



**DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ  
PRO MAJITELE BATERIOVÝCH PŘIJIMAČŮ**



Naše výroba je již na takové výši,  
že můžeme dodávat:

**Blokové anodové baterie 90, 100, 120 V**

**RADIO PALASA baterie 4,5 V**

**Baterie pro mřížkové předpětí 9 V**

**RADIO-akumulátory 2, 4 V**

**Skupinové anodové baterie  
zatím nedodáváme!**

Objednávky jen prostřednictvím  
oprávněných obchodníků  
a odborných závodů!

**PALABA národní podnik SLANÝ**