

RADIOAMATÉR

Časopis pro radiotechniku a obory příbuzné

6

Ročník XXV • V Praze 5. června 1946

OBSAH

Z domova i ciziny	136
Televise v barvách, soustava OBS	138
Theorie magnet. záznamu zvuku .	140
Co je motýlový obvod	142
Měřicí přístroje pro ukv	143
Frostý zkoušec elektronek	144
Nové elektronky v USA	145
Piezoelektrické sluchátko	146
Suchý usměrňovač	147
Průměr žhavené elektrické pajedlo	148
Laciný děrovací přípravek	149
Voltmetrová pistole	150
Doutnavkový zkoušec	151
Nový etalon napětí	151
Bateriová třílampovka s jedním obvodem	152
Jednolampovka pro 150 Mc	152
Doutnavka ladícím indikátorem .	153
Vibrační měnič s W. Gl. 2,4 a .	153
Přehled obvodů pro směšování nf. signálu	154
Identification friend or foe	155
Zajímavosti na deskách; Gabriel Fauré	156
Na všech vlnách	158
Nové knihy, Obsahy časopisů . .	160

Chystáme pro vás

Jednolampovka pro všechny vlny do kapsy u vesty. ● Standardní dvoulampovka a jakostní nf. část větších přijimačů. ● Měření vf. proudů bolometrem. ● Absorpční vlnoměr pro 100 až 60 000 kc/s. ● Malý superhet s voj. elektronkami.

Plánky k návodům v tomto čísle

Třílampovka pro letní tábory, na baterie, s jedním ladícím obvodem. Je n schema na formátě A3, Kčs 9.—. Plánek zaslal redakce Radioamatéra za částku, zaslannou předem ve známkách a zvětšenou o Kčs 2,— na poštovní výlohy.

Z obsahu předchozího čísla

Praxe magnetického záznamu zvuku. Vlastnosti a použití suchých usměrňovačů. ● O připojování dalších reproduktorů. ● Problémy zreadlových kmitočtů u superhetů pro krátké vlny. ● Cívkový karousel s šesti rozsahy. ● Voltampérmetr pro tónové kmitočty. ● Dvoulampovka pro amatéry, nové úprava. Třílampovka na st. proud a dvěma ladícími obvody a třemi rozsahy. ● Bateriový zesilovač ke krystalce.

V letošním 3. čísle obrátili jsme se ke čtenářům s dvěma otázkami. První se dotýkala nově zaváděné hlídky „Osvědčené zapojení“. Čtenáři měli rozhodnout, kterých zapojení je pro první čas nejvíce zapotřebí. Druhá otázka zjišťovala, zda máme volit jako příští námět naší knižní přílohy pokračování „Fyzikálních základů radiotechniky“, anebo přehled měřicích metod a přístrojů s hlediskem praktické radiotechniky. — Naši výzvy se chápalo okrouhle dvě stě padělat čtenářů a poslalo odpovědi stručné i obsažné. Nebylo lze jim všem odpovědět jednotlivě, a protože jde o věci, které budou zajímat i ostatní čtenáře, odpovidáme zde.

Pouhých 15 % zmiňovaných „poslanců“ obce přátele Radioamatéra žádalo pokračování FZR, 10 % se vyslovuje pro současné zpracování obojího námětu, zbytek hlasuje pro „Měření“. Tento výsledek jsme čekali; dokládem je, že jsme sami námět předložili. Nebyla to tedy „stížnost na nezájem o FZR“, když jsme v předchozím čísle ohlásili vydávání „Měření“. Naopak, v této přestávce, v níž můžeme pro FZR III dále sbírat zkušenosti a rozvíjet práci na podkladě novinek ze zahraničí.

Otázku námětu pro „Osvědčená zapojení“ zodpověděla značná část čtenářů žádostí o schemata velkých přijimačů s dokonalým přednesem a velikým dosahem. To máme již dlohu v úmyslu a zdržuje je některý nedostatek standardních součástek. Řada odpovědí vyznala pro zesilovače všech druhů, nahrávací přístroje, drobné stavebnice pro závátečníky. — Mnozí účastníci naší akce se však nedali omezit slovem „zapojení“ a zahrnuli nás pestřím přehledem námětů z oboru svého zájmu. Tak jsme tedy čili v oněch delších dopisech, že by jejich pisatel v Radioamatérsku rádi nalezli výpočty a návrhy malých elektrických točivých strojků, úplná zařízení domácích elektráren, návody na motorky na vodu i páru, luppenkátsky vibrační strojek, brousící zařízení na vrtáky a ještě mnohé náměty jako doklady všeobecnosti zájmů domácího pracovníka. Věříme, že i tyto věci mají přímý vztah k domácí práci a prospívají technické výchové. Čtenáři doklady prokazují oblibenosť těchto námětů; z nejzajímavějších je pravě to, že si jich čtenáři žádají znovu. Nechceme důsledně přehlížet, že se tato sbírka prací a námětů jmenuje Radioamatér; dokud však neožije v plné síle některý z proslulých tribun domácí práce mechanické, jistě nebude námitek proti tomu, abychom dopřáli občas místa i námětu neradiovému.

Nás dotaz pootevřel také více než obvykle ventil sdílenosti našich přátel, z nichž některí — ne s ledovou upjatostí oficiálních kritiků, nýbrž s upřímným a vřelým zdímem o našem listu — psali i o tom, co bychom podle jejich úsudku v obsahu měli omezovat. Těchto projevů bylo tentokrát více a s různými stranami, a tu jsme se marně pokoušeli najít jejich výslednici. Napsal-li jeden „vyneteče zdlouhavou teorii“, píše další „Vaším velkým závazkem je dátí theoretické základy oboru dorostu“. Prohlášení „budu do smrti přiznivcem krystalek a jednolampovek“ kropí studenou sprchou věta z jiného dopisu: „těch jednolampovek a dvoulampovek bylo

už opravdu dost“. A tak to jde v zajímavé směsici doleva i doprava, nahoru i dolu, a ani statistika, kterou jsme pro zajímavost s dopisům vytěžili, nedává jasný obraz, co si většina čtenářů nepřeje.

Nelze totiž ztrácat se zřetele, že čtenáři tohoto listu tvorí obec podstatně rozmanitější a s hlbším rozvrstvením a rozdíly než kterakoli jiná zdímová skupina. A tu je jasné, že učni z radiotechnického závodu nebude vyhovovat totéž, co si rád přeče vyspělý technik. Kutilek s primitivním zájmem „aby to hrálo“ se sotva shodne s hlobalem, jemuž je oscilograf běžnou pomůckou. To jsou jen čtvrti typické případu. Ve skutečnosti je jich mnohem více, a všecky mají dokonale vyvinuté krystalové hrany. „Nás je víc“, volá amatérský amatér. „My jsme důležitější“, připomíná pokročilý technik. A také ostatní hrají svou pravdu a přehližejí, že druzí mají zase jinou.


Mezi těmito vyhreněními typy stojí reakce a vydavatelství s úmyslem a povinností k žádnému z nich se neobrátit zády. Chceme pomáhat a sloužit všem, a tento záměr si vynucuje onu všeobecnost, která je základním rysem obsahu tohoto listu. Jeho rozsah je dnes už tak veliký, že se může dostat na každého, a jednotlivé náměty hledat zpracovat tak, aby i ony vyhovely širokému okruhu zájemců. Proto mají theoretické články výsledky soustředěny v přístupných pravidlech a jednoduchých vzorcích, proto je i u krystalek trochu té nejprostší teorie. Čtenáři Radioamatéra nejsou totiž jen rozmaniti ve svém složení, jejich zájmy se také poměrně rychle mění. Studenti odborných škol postupují do vyšších tříd a konečně do životní praxe, krystalkáři přecházejí k jednolampovkám a od nich až k superhetům, a našim cílem je, aby jim stále Radioamatér vyhovoval a byl i po letech využitelným pramenem poučení.

Není to vždy úkol snadný. Leccos, co přečtete za několik minut nebo sestrojíte za několik hodin, vyžádalo si dny a týdny ostré práce. Kolik však stojí rozhodnutí zapojení a volba součástek tak, aby z náš mohl těžit co možná veliký podět čtenáři i při dnešním nedostatku jakostního a všude dostupného zboží. Jak těžko získáváme spolupracovníky, ochotné a schopné probrat daný námět pečlivě, poučené a přístupně. Jaký znatek působí záplava novinek z ciziny, s nimiž se i my musíme nejprve seznámit. Pro to vše není dnes snadné vyhovět čtenářům tak úplně, jak bychom si sami přáli.

Tyto okolnosti neuvedlme zde po prvé. Je však nutné seznámit i nové naše přáteli s věcmi, které odpovídají na otázky jak a proč o naši práci.

Proč je vůbec připomínáme? Ne proto, abychom byli litováni nebo omlouváni, nebo toho jistě není zapotřebí. Také ne proto, abychom umíceli čtenáře, kteří budou chtít přednost upřímný soud nad naší prací, za ten jsme vždy vděčni. — Jediným naším záměrem je zajistit dobravu a snad i přátelskou pomoc lidí, kteří by jinak v přemíře kriticismu, v naší převratnosti době až příliš rozbujelého, neviděli dosti jasně hlavní pohnutky naší práce: stálý a živý zájem o všecky třídy našich čtenářů a o jejich skutečný prospeč. P.

PROČ A JAK

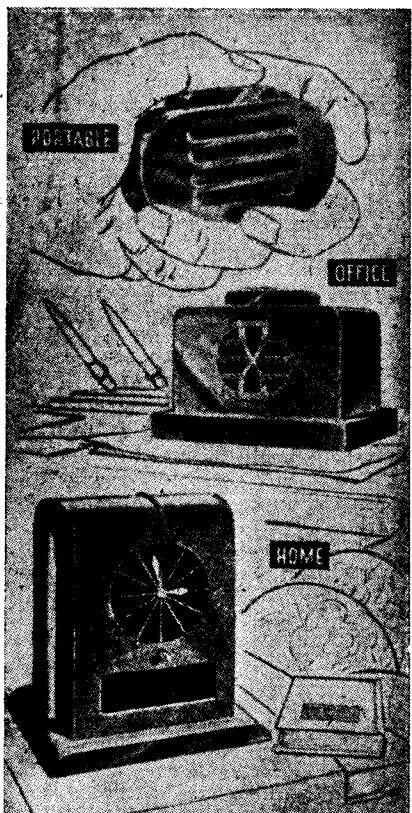

Převrat ve stavbě hodin?

Na hořejším obrázku vidíte tři druhy přijímačů opravdu trpasličích, z nichž hořejší lze nosit v kapce u vesty. Při stisknutí knoflíku ozve se z miniaturního reproduktoru: je právě šestnáct třicet pět, a dále stručná předpověď počasí, důležité události poslední chvíle, varování při nebezpečí atd. Největší přístroj (na snímku dole) má vestavěny normální elektrické hodiny, doplněné přijímačem, který hlásí čas slovy místo bitím. Jde o zařízení, přizpůsobené nové časové službě, která bude celé 24 hodiny vysílat v patnáctiminutových intervalech přesný čas a zmíněná důležitá sdělení. Chystají je Američané. Kapacní přístroj má vestavěny drobné baterie, které při občasném použití vydrží velmi dlouho. Podobnou službu telefonní (ne radiofonní), zcela samočinnou, má již z dob před válkou Londýn, a také Švýcarsko, jak vědi posluchači Beromünstru z dřívějších dob. (Podle Radio Craft.)

Knihy na filmu

Za spolupráce jiných institucí zřídila britská lékařská společnost uprostřed války mikrofilmovou službu k fotografickému rozmnožování důležitých odborných děl, které za války vycházely v Evropě a jejichž získání ve větším počtu bylo obtížné. Důležité knihy byly stránka po stránce ofotografovány na kinofilm a zájemcům byly dodávány kopie zase v původním rozměru. Tak vznikla sbírka více než milionu úplných reprodukcí, z nichž mnohé jsou unikáty, jež nemohou být významnou nahrazeny. Konec války neodsumul do pozadí význam této služby — Speciel Libraries and Information Service — neboť nedostatek publikaci trvá, a nyní pravděpodobně mnohá díla nastoupí zpáteční cestu na evropskou pevninu v podobě fotografických kopí, aby doplnila i obnovila ochuzené vědecké knihovny.


Inf. transformátory, součástka obyčejně rozmerná, byly za války v USA velmi zmenšeny. United Transformer Corp. dodává řadu, zvanou sub-ounce, která obsahuje vstupní, mezinárodní, výstupní transformátorek a tlumivku, každý o váze necelých 10 gramů. Uvážíme-li měrnou váhu železa skoro osm a mědi skoro devět gramů na krychlový centimetr, snadno si představíme, jak malé tyto transformátory jsou: 14×16×22 mm. Kmitočtovou charakteristiku mají plus minus 3 dB od 200 do 5000 c/s, jádro ze slitiny hypermalloy, jsou impregnovány pro použití ve vlnku a jako stvořené pro trpasličí přijímače, přístroje pro nedoslyšlavé atd. Větší řada o váze asi 30 gramů (1 uncie) má již kmitočtovou charakteristiku přímou od 40 do 15 000 c/s.

Nový přístroj pro magnetický záznam zvuku vyuvinula a uvedla minulý měsíc na trh firma Brush Development Company. Místo drahého a chouloustivého ocelového nebo celuloidového pásku s rozptýleným železem používá pásku papírového, na kterém je slabý povlak koloidního železa. Pásek má šířku jako standardní 8 mm film a proto je možno v přístroji používat norm. 8 mm filmových cívek. Hlavní použití bude prý v domácích nahrávacích zařízeních, protože však frekvenční charakteristika a dynamický rozsah jsou velmi dobré, najde jistě uplatnění i v rozhlasu; „sestříh“ programu se velmi zjednoduší, protože pásek možno lepit obyčejným lepidlem na papír. Jedna cívka pojme 30 minut. program a je možné skoro neomezeně dlouhé použít. (Radio-Craft, březen 1946.) -rn.

Chceste si koupit fm. vysílač? Firmy Western Electric, Westinghouse, Motorola, Sherron Electronics, Johnson a Collins jsou s to dodat okamžitě úplná fm. zařízení pro výkon 250 W až 50 kW. Typy do 5 kW jsou montovány do úhledné ocelové skříně veliké asi jako větší skříně šatní; chlazení je vzduchové. A cena? Cena je skutečně nízká, na př. 250 W fm. vysílač (úplné zařízení i s antenou) stojí jen 9600 dolarů. -rn.

OPĚT UKÁZKA účelně „okradené“ konstrukce: raménko s krystalovou přenosou fy Shure, typ 97A. Bakelitové raménko s šikmo uloženou vložkou a stojánkem, který přes svůj prostý vzhled plně využívá: nevklá se, chodí lehko, dovoluje zvědnouti raménko téměř svíšek vzhůru. Raménko je využíváno, tláči na hrot jehly jen 30 gramů, tedy asi tolik, jako dosud nejlehčí přenosky. Využíváno provádí „součástka za halíř“, totiž jednoduchá vláničková pružina, kterou jsme na snímku označili p. Pro Američany není tato přenoska asi něčím zvláštním a platí za ni sotva víc než 3 až 5 dolarů. Náleží tedy k výrobkům laciným, a přece jak chytře je vyrobena, jak rychle se dá sestavovat a jak dobré může sloužit! Uvědomujeme si tu tím jasněji, jak se vyplatí hodně se mořit s návrhem a předběžnými zkouškami, a pak vyrábět dobře a levně hodnotné, trvale prodejně zboží.

Z DOMOVA

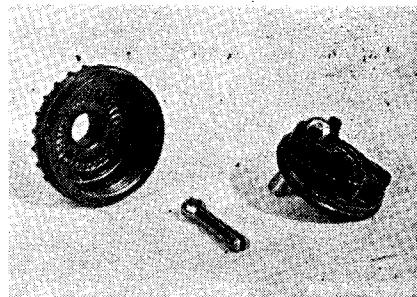


NEJPROSTĚJI SÍTOVÁ ZÁSTRČKA, jaká byla kdy sestrojena (nehledáme-li k domácím „konstrukcím“ ze dvou hřebíků a kousku dřeva). Skládá se ze dvou projednoduchých péravých kolíčků podoby závlačky a z dvoudílné bakelitové kostry. Kostra při sešroubování zatlačuje kolíčky do příslušných výřezů, současně pfitisuje konce vodičů pod jejich oušky a sevřením vodičů oblou střední části zajišťuje spojení proti tahu. Aby se zástrčka samovolně nerozřubovala, je uvnitř na vrchním dílu (větku) nad hlavičkami kolíčků vroubkována, které brzdí rozvraťení. — Nejsme jisti, zda by tuto úpravu schválila i naše normalizační komise, věřme však, že je neskonale účelnější, vtipnější a lacinější než všecko, co se u nás pod jménem síťová zástrčka prodávalo a (bohužel) dosud prodává. —

Zelezová jádra pro vf. cívky pro 100 Mc/s nabízí pod obchodní značkou SF firma General Aniline and Film Corp. Jádro má na 100 Mc/s činitel Q = 165, efekt. permeabilitu 2,17. Pro mf. transformátory 1600 kc/s je určeno jádro TH, které má činitel Q = 263 a permeabilitu 2,97. —

Pro atomový výzkum zhovila firma General Electric betatron, který může vyrobít až 100 milionů voltů. Přístroj váží 130 tun, je 8 m vysoký, 5 m široký a 15 m dlouhý, je umístěn ve zvláštní budově se stěnami 2,5 m silnými, které tvoří ochranu proti nebezpečnému záření. Na rozvaděči pro obsluhu přístroje je namontován měřicí přístroj, skutečně jediný svého druhu na světě — voltmetr, cejchovaný v megavoltech (1 000 000 V). (Radio-Craft, March 1946). —

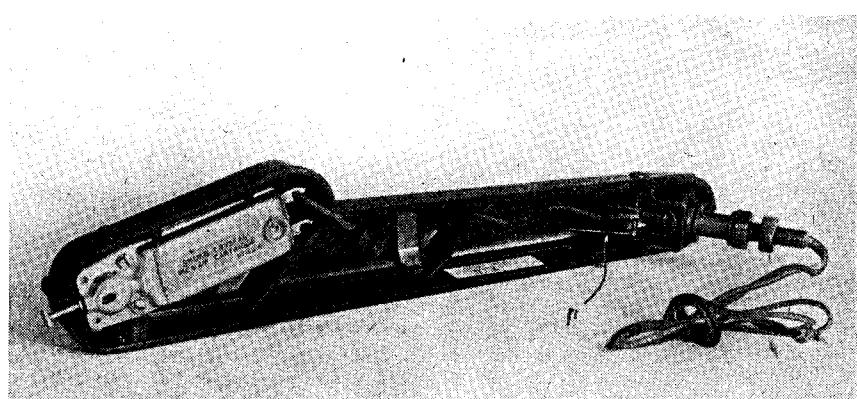Američtí radioamatéři mohou si koupit soupravu 15 krystalů, deseti držáků, brusné pomůcky a návod k práci, podle něhož si sami dobrouší své krystaly na žádaný kmitočet. Přesné změření kmitočtu krystalu provede týž dodavatel za 60 centů za jeden krystal.




I CIZINY

Na rozdíl od dosavadních směrů, podle nichž konstrukční elektických měřicích přístrojů dávají přednost dlouhým a poměrně úzkým magnetům, zdá se, že v USA víteží krátké a silné magnety z alnica a jiných nových slitin. Návrhem tvaru, materiálem a zpracováním se dá dosáhnout stejné stálosti, odonosti vůči otřesům, změnám teploty jako u magnetů starých. Nadto dávají tyto magnety podstatně větší magnetickou indukci v mezeře a tím větší citlivost přístrojů. Proto už nejsou v USA zvláštností přístroje s 20 000 ohmů na volt.

Američtí amatérští dostali zase novou elektronku pro práci na ukv. Je to strmá miniaturní pentoda (prům. 20, délka 40 mm), která díky neobyčejně malým vzdálenostem mezi elektrodami pracuje spolehlivě až do 350 Mc/s. Má nepřímo žhavenou kathodu 6,3 V / 0,175 A, poměrně nízké anodové a stínici napětí — 120 až 180 V, strmost 5 mA/V, vnitřní odporník 340—700 kilohmů a malou vstupní ($\frac{1}{2}$ pF) i výstupní (2 pF) kapacitu; je určena pro ukv zesilovače a směšovače, pro mf. zesilovače televizních přístrojů a pro odporevé zesilovače se širokým pásmem pro měřicí přístroje (osciloskop, elektr. voltmetry a pod.). Elektronku vyvinula firma Hytron. —rn-

TAKOVÝ REPRODUKTOR si mohou koupit američtí radioamatéři, nepochyběně za částku záviděníhodné nízkou. Je to výrobek značky Utah, typ VC 10 P; průměr kmitající části membránky 210 mm, od polovice její délky k okraji jsou čtyři žláby pro usnadnění kmitání střední části při vysokých tónech; lisovaný koš, jen přilepená střední membránka z olejového plátna kryje mezeru spolu s kouskem plstěné látky, kterou je zálepěn střed membránky, takže reproduktor nepotřebuje obvyklou „košíku“. Lisovaný koš s vyhnutím pro přilepení okraje střední membránky má bodové přívázenou horní přírubu magn. kostry, kroužkový magnet je spojen s přírubami nanešením několika dosti velikých kapek cínu (viz snímek). Poddajnost systému je tak značná, že vlastní kmitotest membránky je 45 c/s. Ani jedna z věcí, které jsme na tomto reproduktoru viděli, není taková, aby ji nemohli použít i svými výrobními možnostmi naši výrobci k zlevnění a zdokonalení svých reproduktorů. Kéž by se to brzy stalo.

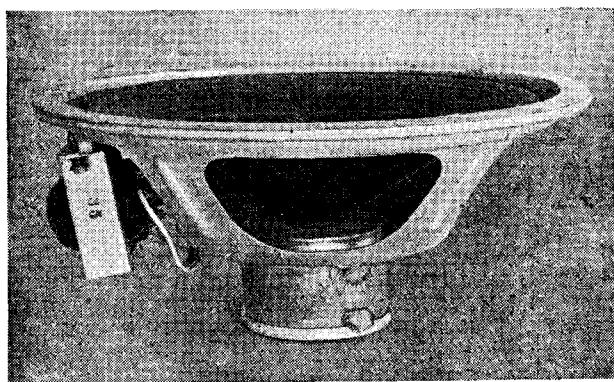

Pražský veletrh 15.—22. září

Pod záštítou čs. vlády uvidíme letos na podzim po několika letech přehlídku výroby zdejšího průmyslu, zejména také v oboru radiotechniky. V době, kdy se rozblíží naše výroba, má pražský veletrh významný úkol: získat kupce našemu zboží, dolezit prospěšnost našich sociálních reforem a usnadnit získání potravin a surovin výměnou za naše výrobky.

Radar v přístavu


Liverpoolský přístav bude prvním přístavem na světě, který bude vystrojen radarem. Plány již značně pokročily a soudí se, že k uskutečnění dojde v nejbližší době.

Až bude zařízení uvedeno do provozu, bude moc jediný muž v každé době a za každého počasí kontrolovat každou loď v přístavu a přijíždějící do přístavu. I v noci, nebo za počasí, kdy kapitán nebude vidět ani příd lodi, bude plavba lodí naprostě jasná pro obsluhovatele radarového přístroje. —BIS

Tištěné radiové přístroje

Nemáme v úmyslu pojednávat o přijímačích a jiných přístrojích, jejichž popis je tištěn v knihách a časopisech k informování zájemců o radiotechniku. Jde skutečně o tištěné přístroje, nebo aspoň jejich podstatnou část. Ještě nerozumíte? Američané vyráběli za války velké série některých přístrojů tak, že na isolaci, obyčejně keramickou, podložku spoje, odpory i malé kondenzátory prostě vytiskli vodivou barvou (patrně koloidním stříbrem nebo pod.). Tak se velmi rychlilo a podstatně zlevnila výroba montážních desek. — Našince při tom napadá, jaká by to byla výhoda, kdyby tímto chytrým způsobem mohla redakce Radioamatéra upravit i své plánky, tak aby se k nim jen připojila antena, uzemnění, reproduktor, síť a zastrkaly elektronky (protože i objímky by se přece musely dát tisknout), a už by přístroj hrál, anebo byste tvrdou gumou opravovali „kreslířskou“ chybou. Copak o to, praxi v tištění bychom za pětadvacet let už měli, jen jak obejít ten zatrápený třetí rozměr a ovšem také jak sestavit barvu s různým odporem, ale také s permeabilitou na cívky a výstupní transformátory.

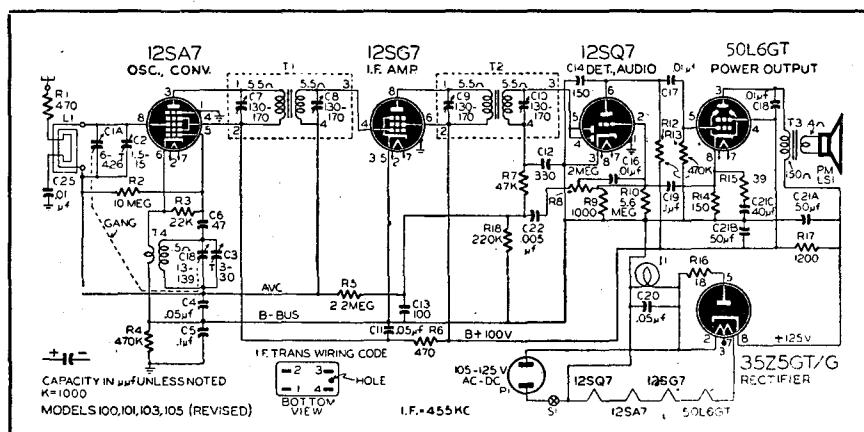
Nemůžeme se ubránit vzpomínce na staré zlaté časy, kdy byly objeveny dobré vlastnosti odporekých zesilovačů, nebyly však ještě odpory v dnešním nadbytku, a radioamatéři pečlivě malovali tuší na kladíkový papír anodový pracovní odpór a mřížkový svod, a upravovali získ skrabáním a tvrdou gumou. Tady máte předchůdce „tištěných“ přístrojů, a dokonce z Československa.



První přijimače mřížové výroby v USA

uvedla na trh General Electric Co. (dosud bylo možno koupit jen t. zv. komunikační přístroje). Přijimač je 4+1 elektronkový universální superhet s rámovou antenou a jediným rozsahem 540—1600 Mc/s. Jako směšovač a oscilátor používá hexody 12SA7, mf. zesilovač (455 kc/s.) je osazen velmi strmou (5 mA/V) vf pentodou 12SG7. Na detekci je duodioda-trioda s vysokým zesilovacím činitelem 12SQ7 a jako koncový zesilovač strmá (9 mA/V) výkonná (Nmod. = 2 W) tetroda 50L6GT.

V zapojení, které je jinak celkem obvyklé, je zajímavý způsob získávání záporného předpěti pro vf elektronky. Cást stejnosměrného napětí, které vzniká průchodem mřížkového proudu pracovním odporem R₂, vede se odporem R₁ do obvodu automatického výzvuku. Zde se výfiltruje kondensátorem C₁, který současně dává obvodu potřebnou časovou konstantu. Ostatní odpory jsou voleny tak, aby na mřížkách vf. elektronel bylo potřebných 2,5 V, ale aby detekční dioda, v níž se odebráří i napětí pro automatiku, nedostávala téměř žádné ss záporné napětí. Ostatní

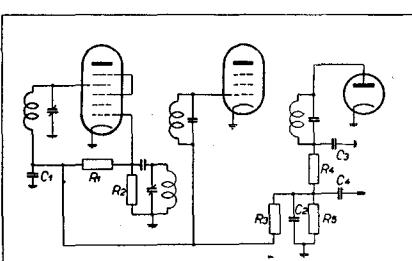

Odpory: R₁ — 10 M Ω ; R₂ — 22 k Ω ; R₃ — 2,2 M Ω ; R₄ — 47 k Ω ; R₅ — 220 k Ω .
Kondenzátory: C₁ — 50 nF; C₂ — 100 pF; C₃ — 330 pF; C₄ — 5 nF.

podrobnosti tohoto vtipného zapojení jsou v připojeném dílkém schématu, kde jsou udány i hodnoty pro uvedené elektronky. Úplné zapojení obsahuje druhý obrázek, otiskněný přímo z americké předlohy. Cena nebyla uvedena. (Radio-Craft, March 1946.)

Otakar Horna.

TELEVISE V PŘIROZENÝCH BARVÁCH

Nástin vývoje nové soustavy společnosti CBS

NAPSAL L. H. VYDRA (New York)

Dt P 621.397.5

Na vrcholu Chryslerova mrakodrapu jsou namontovány dvě nové zvláštní antény pro televizi v barvách, vysílanou stanici W2XCS společnosti Columbia Broadcasting System. Jedna z nich je patrná v kruhu, druhá je na opačné straně věže. Nová úprava vyzařuje čtyřikrát větší energii, než kterýkoliv jiný televizní vysílač v New Yorku. Anteny vysílají současně obraz i zvuk. Malé antény na horní části věže přísluší delším vlnám televize černobílé, kterou rovněž vysílá společnost CBS.

přidělila FCC obchodní televizi vlnové spektrum mezi 50—294 Mc/s. Do konce téhož roku začalo v Americe pracovat pravidelně šest televizních vysílačů a veřejnost koupila přes deset tisíc přijímačů.

Kritika vysílaných obrazů se však nezlepšila: obrázky byly příliš malé, často rušené, velmi hrubé, neměly kontrasty a nebyly dost jasné, aby mohly být pohodlně sledovány v mírně zatemněné místnosti. Pak zde byla ještě jedna věc: odrazy vln od vysokých staveb, kopců a pod. způsobily dvojitě obrazy, kterým se v americké televizní hantýrce říká „duchové“ (ghosts). Nežli však mohl být rozřešen tento problém, Spojené státy vstoupily do války.


Válka dala televizi nový směr. V termínech elektromagnetického spektra byl to směr k ultrakrátým vlnám. Američtí technikové a televizní odborníci, zvyklí pracovat na 50—294 megacyklech, octli se náhle v radarových výzkumech. V tomto bádání se dostali na 500 a dokonce na několik tisíc (1—3) megacyklů. A tu zjistili, že některé detaily radaru a hlavně kontráradaru se dají výborně použít pro televizi

na ultrakrátkých vlnách. To byla slibná novinka. Znamenala více míst na pásmech, (a radiotechnika potřebuje stále více míst) pro stále rostoucí počet televizních vysílačů. Širší vlnová pásmá, která jsou nezbytná pro jemnější členění obrazu a pro barvu.

Tento vývoj se stal příčinou nového rozporu. Velká část průmyslu jej uvítala s nelibostí. Nejprve se tvrdilo, že ultrakrátké vlny nejsou obchodně ani technicky výhodné. Uplatnil se starý argument (a s ním investice, prestiž i časový faktor), že pokusy přenášet televizi na nové, ještě kratší vlny, by oddálil pravidelné vysílání o neurčitou dobu nových nákladních pokusu. Televise se prý nesmí odkládat, a musí se rozvíjet postupně z předválečných standardů. Toto stanovisko zastávaly známé podniky jako RCA, General Electric, Philco, Dumont Laboratories, z rozhlasových společností National Broadcasting Co. (NBC) a jiné. Druhá skupina zaujala opačné stanovisko: televise v nynějším stavu zásadně neuspokojuje a veřejnost by byla důkladně zklamána, zvláště když se prodalo hodně přijímačů. Radiový průmysl má proto opustit starý systém a jít směrem, naznačeným válečnými objevy. Vůdčím zastáncem a šířitelem této myšlenky je rozhlasová společnost Columbia (CBS), která vysílá černobílou televizi již šest let a dále Westinghouse, Electric Co., Zenith Radio, Federal Telephone & Radio Corp., rozhlasový systém Yankee Network a jiné.

Tato "nová" byly rozputány brzy po vstupu Spojených států do války. Veřejnost se však o nich dovíděla až v roce 1944, kdy CBS vydala manifest, v němž oznamuje odpoutání od předválečných standardů a „svérací kazajky“ černobílé televise. Následovaly měsíce veřejné debaty o tomto návrhu až v říjnu 1944 oznámili zástupci CBS uskutečnění praktických pokusů na novém vlnovém pásmu. V květnu 1945 zakročila do sporu vládní komunikační komise, která přidělila těmto poku-

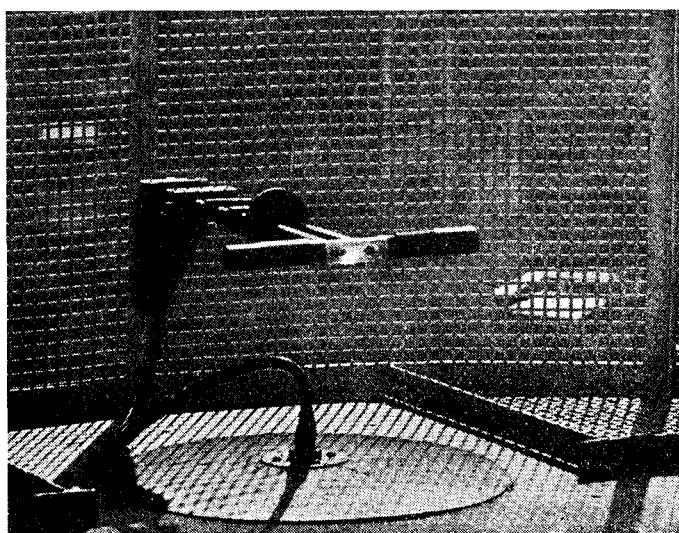Asi 25 cm dlouhý vodorovný dipol s částí parabolického reflektoru tvorí přijímací antenu barevné televize. Směrový úinek vyučuje odrazy a dvojitě obrazy („duchy“).



V polovině února zahájila rozhlasová společnost Columbia (CBS) v New Yorku předávání barevné televize z vysílače W2XCS v 79. poschodí Chryslerova mrakodrapu v centru Manhattanu. Touto pozoruhodnou novinkou uskutečňuje CBS své plány z válečných let. Barevná televise, uvedená v život, vyhrocuje několikaletý konflikt dvou směrů amerických odborníků: spor mezi zástanci televize černobílé a barevné. Než jej vylíčíme podrobněji, je třeba zopakovat vývoj televize v USA, v němž tkví kořeny dnešního rozporu.

Počátky spadají do sklonku třetího desetiletí našeho věku, které vidělo zrod a první rozvoj rozhlasu. Ač tehdejší doba přinesla řadu základních vynálezů, nedovedla v podstatě oslnit obyčejného smrtelníka nižším větším, než rozmanitým, mlhavým a často sotva viditelným obrázkem proslulého kocoura Felixe. Léta ubíhala, vynálezci znásobili své úsilí, nepřispěli však závažnějšími pokroky k vyřešení problému. Až v roce 1936 přišel na veřejnost první čistě elektronický televizní systém. S ním stoupal počet přenášených obrazů na 30 za vteřinu, a jejich členění nejprve na 343 a později na 441 rádek.

Zdálo se, že televise dozrála. Federální komunikační komise (FCC) zahájila šetření o povolení frekvencí pro obchodní televizní vysílače, průmysl si zvolil standardizační výbor, ale brzy ožily staré stížnosti: obrázky jsou zamžlené, „roztržené“, nemají kontrastu. Tehdejší televise se nevyrovňala filmům.

Poté došlo k prvnímu rozporu. Jedna skupina odborníků, vědouc, že jemnější členění obrazu je možné, uznala kritiku veřejnosti a doporučila výboru, aby zvýšil normu členění. Hlavní průmyslové podniky chtěly však již zahájit výrobu například výnosu svých investic, a proto se postavily proti tomu s tvrzením, že dosavadní členění rádek na výšku obrázku stačí. Plných šestnáct měsíců trvaly spory, až se konečně výbor dohodl na 525 rádkách. To bylo však zlepšení nepatrné, protože zjemnění obrazu bylo provedeno jenom na vertikální složce. V červenci 1941


sům vlnové pásmo 480—920 Mc/s (62,5÷32,6 cm).

Pro technické oddělení CBS to bylo popudem k zdrojení práce na televizi barevné. Ředitel technického oddělení CBS, dr. Petr Goldmark, přebudoval své předválečné pokusy s barevnou televizí na ultrakrátke vlny. Tento systém dosahuje barevného přenosu použitím mechanického barevného filtru, t. j. kotouče, složeného z modré, rudé a žlutozelené, rotujícího dvacetkrát za vteřinu. Ve vysílačce je tento filtr v snímací kameře, rozděluje barvy a příslušné elektrické signály jsou postupně vysílány. V přijimači se pochod opakuje v obráceném pořadí a původní barvy vznikají průchodem světla podobným filtrem, jehož otáčky jsou synchronizovány s prvním.

První úspěšné vysílání barevné televize uskutečnila společnost CBS loni v říjnu, přesně za třináct měsíců po přidělení pokusné vlny. Barevná televize byla vysílána na 485 Mc/s z 25wattového vysílače v Chryslerově mrakodrapu a přijímána s výbornými výsledky na druhé straně New Yorku.

Letos v únoru předvedla CBS po prvé barevnou televizi zájemcům. Prozatím se předvádí třikrát denně od pondělka do pátku. Vysílá se energií 5 kW na 490 Mc/s (61,2 cm). S nově instalovanými antenami však se brzo vysílaná energie zvětší na 30 kW. Vysílač podle plánů technického oddělení CBS sestavila radiotechnická továrna Federal Telephone and Radio Corporation. K předvádění v ústředí CBS na Madison Avenue v New Yorku se používá dvou televizních přijímačů. Jeden předvádí přenášený obraz v rozmezí, v jakém se vysílá, přibližně 28 cm šířky. Druhý jej zvětšuje promítacím zařízením na šířku 55 cm. Šířka pásmá, na němž je toto předvádění vysíláno (to jest barevného obrazu a zvuku), je 16 Mc/s, při čemž pásmo pro televizi je široké 10 Mc/s. Definice vysílaných obrázků je 525 linek pro každou barvu a 20 úplných barevných obrázků k vteřinu.

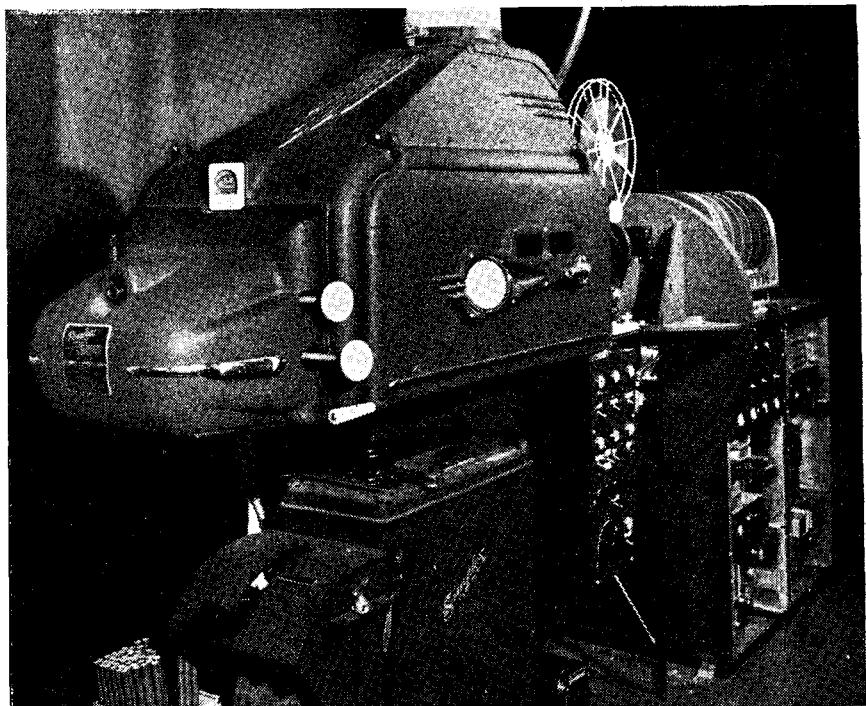Další pozoruhodnou novinkou soustavy CBS je, že zvuk i obrazy jsou vysílány na též pásmu a z téže antény. Zvuk se vysílá v intervalu mezi jednotlivými rádkami obrazu na stejně vlně. To má výhodu v tom, že odpadá zvláštní vysílač pro zvuk (dosavadní černobílá televize použí-



Zařízení pro přenos z filmu. V popředí skříň s obloukovou promítací lampou, za ní filmová dráha, rotační filtr a členicí zařízení, na konci snímací elektronka (dissektor).

vá dvou vysílačů, jeden pro zvuk a druhý pro obrazy) a tím současně i několik lampových obvodů přijímače.

Přenos barev se děje v tomto pořadí: 1. červená, 2. modrá, 3. zelená.

Pořad a sled jednotlivých barevných polí je tento:

červená — první pole (liché linky) 1/120 vteřiny;

modrá — první pole (sudé linky) 1/120 vteřiny (první rámcový impuls se rovná 1/60 vteřiny);

zelená — první pole (liché linky) 1/120 vteřiny;

červená — druhé pole (sudé linky) 1/120 vteřiny (první dva rámcové impulsy se rovnají 1/30 vteřiny);

modrá — druhé pole (liché linky) 1/120 vteřiny;


zelená — druhé pole (sudé linky) 1/120 vteřiny (úplný tříbarevný rámcový impuls se rovná 1/20 vteřiny).

Za předvádění uvádí technický štáb CBS doklady přednosti barevné televize s hlediskem výchovným, uměleckým a ovšem i obchodním. Neméně závažné jsou i přednosti technické, z nich především možnost vysílání obrazu i zvuku na jediné vlně a přibližně čtyřnásobení vysílací energie v anteně za stejně původní energie díky speciálním antenám. Malá délka vlny umožňuje použití přijímacích anten s parabolickým reflektorem, odstraňuje „duchy“, rušící příjem televize na delších vlnách. Pak je tu ovšem základní skutečnost, že barvy dávají obrazu větší kontrast, čini jej přijemnějším a věrnějším, a méně unavují oči.

Přes slibný začátek mají před sebou zaštánci barevné televize ještě plné ruce práce. Hodně práce čeká výrobu vysílaček elektronek o velké energii pro ultrakrát-

ké vlny. Televise může stále potřebovat více energie. Dále je známo, že podmínky v troposféře (zemském ovzduší) mohou rušit ultrakrátke vlny, přenášející televizi, asi tak jako podmínky ve stratosféře občas ruší radar. Nevýhoda při barevné televizi je značná ztráta světlosti. Zde pomohou nové speciální elektronky RCA pro účely barevné televize. Dalším problémem je konstrukce přijímače. Pro obraz 25 cm šířky má barevný točivý filtr průměr 55 cm, a není snadné jej skrýt v přijimači. Zatím co přijimač pro černobílý obraz má aspoň 17 elektronek, musí přijimače pro barevnou televizi počítati s minimem 20 elektronek. To ovšem není pro Ameriku vžádána překážka a rozřešením budou pravděpodobně nové sdružené elektronky. Cena „barevného“ přijímače byla by proti černobílému asi dvojnásobná. Jakmile se však barevná televize stane standardem, hromadná výroba brzy ceny srazí. Odpověď na všechny tyto otázky však bude dáná až příští rok, kdy se americký průmysl musí rozhodnout, kterou cestou půjde. Veřejnost již podle dotazníkových akcí odpovídá velikým zájmem o televizi „barevnou“.

Ačkoliv nedávná výstava nových vzorů amerických poválečných rozhlasových přístrojů nepřinesla (alespoň pro nás) překvapení v zevní úpravě a velká většina aparátu je docela podobná užívajícím vzorům, přece je s obrázků, které otištělo březnové číslo Radio News, vidět dosti námtě účelné modernisace. Styl je nejednotný a co je zajímavé, někdejší přezdobené tvary slouhu podle našeho vkusu poněkud staromodního zmizely skoro vše. Vítězí prosté, hranačné skříně podélného tvaru s velikou stupnicí, velmi často bez jmen vysílačů. Příčinou je snad také to, že uváděné vzory jsou malé, na větší a nákladnější přístroje patrně teprve dojde. Podle zmínek v odborném tisku čeká se teprve v příštím roce plně rozvinutí výroby.

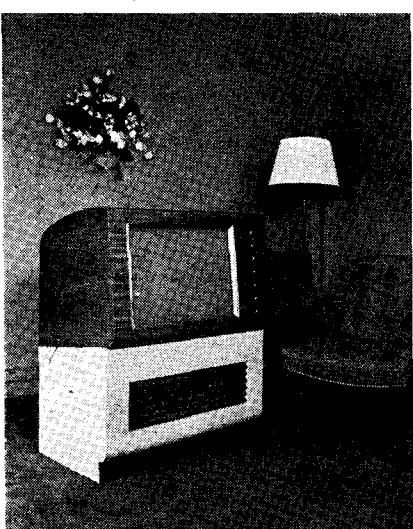

Větší z dvou typů přístrojů pro barevnou televizi zvětšuje obrázky na šíři asi 55 cm.

THEORIE MAGNETICKÉHO ZÁZNAMU ZVUKU

ING. ALEŠ BOLESLAV

Dt P 621.396.625.3.

V předchozím čísle t. 1. jsme uvedli přehled dnes používaných způsobů magnetických záznamů. Nyní se obraťme k podrobnější analýze početní. Jistě přijde vhod jak vážným zájemcům z kruhů amatérských, tak zejména odborníkům z průmyslu, kteří se snad chystají podobné problémy řešit.

Uvažujeme nejprve děj při reprodukci. Záznam na pásku nechť je sinusový a má tvar

$$A = k + a \sin x \cdot 2\pi/\lambda \quad (1)$$

kde A je zaznamenaná magnetomotorická síla na jednotku objemu, x pořadnice ve směru pásku, k magnetomotorická síla, daná pomocnou magnetisací a a amplituda mmks, vyvolaná modulací. Vycházíme z rovnice pro magnetické pole v mezeře nahrávací hlavy, dané výrazem

$$B = B_k + B_1 \sin \omega t$$

Předpokládáme-li, že nahrávací mezeřa je nekonečně malá, dále dosadíme-li za $\omega = 2\pi f$ a je-li postupná rychlosť pásku v , pak délka vlny záznamu λ je

$$\lambda = v/f$$

z čehož

$$\omega t = x \cdot 2\pi/\lambda$$

Amplituda magnetického pole je úměrná při nepříliš velkých hodnotách zaznamenané magnetomotorické síle

$$B_k \sim k \quad B_1 \sim a$$

Pro vf. záznam je B_1 a proto i $k = 0$.

Nechť je mezeřa reprodukční hlavy δ a F příčný průřez pásku (resp. aktívni emulze); pak magnetomotorická síla elementu o délce d je

$$d\Theta = A dx \cdot F = \quad (\text{obr. 7})$$

$$= \left(k + a \sin x \cdot \frac{2\pi}{\lambda} \right) F \cdot dx$$

Pro případ, že mezeřa je poměrně malá a permeabilita pásku dosí velká, můžeme psát, že celková magnetomotorická síla v mezeře reprodukční hlavy je:

$$\begin{aligned} \Theta &= \int d\Theta = \\ &= F \int \left(k + a \sin x \cdot \frac{2\pi}{\lambda} \right) dx \end{aligned}$$


Provedeme-li integraci, obdržíme:

$$\begin{aligned} \Theta &= Fk \cdot \delta + \\ &+ F \cdot \frac{a \cdot \lambda}{\pi} \left[\cos \frac{2\pi}{\lambda} x \sin \frac{2\pi \delta}{\lambda} + \right. \\ &\left. + \frac{1}{2} \sin \frac{2\pi}{\lambda} x \sin \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \delta \right], \end{aligned}$$

což po dalších úpravách se dá převést na tvar

$$\begin{aligned} \Theta &= F \cdot k \cdot \delta + \quad (2) \\ &+ F \cdot \frac{a \cdot \lambda}{\pi} \sin \frac{\pi \delta}{\lambda} \cdot \sin \frac{2\pi}{\lambda} \left(x + \frac{\delta}{2} \right) \end{aligned}$$

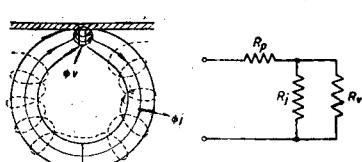Reprodukční hlava je vyznačena na obr. 6. Jeví se po magnetické stránce jako jeden v serií a dva paralelně řazené magnetické odpory. V serií je zařazen magnetický odpór pásku, paralelně jsou odpor vzduchové mezery a odpor jha. Magnetický tok se tedy uzavírá, jak je patrné, nejen železem, nýbrž i vzduchovou mezrou.



6.

Obrázek 6. Náčrt reprodukční hlavy magnetofonu a její náhradní schema.

Pak platí pro magnetický tok v železe reprodukční hlavy:

$$\Phi_z = \frac{\Theta}{R_p + \frac{R_j \cdot R_v}{R_j + R_v}} \cdot \frac{R_v}{R_j + R_v},$$


z toho po úpravě

$$\Phi_z = \Theta \frac{R_v}{R_p R_j + R_v R_p + R_j R_v}$$

cili položíme-li výraz u Θ roven konstantě G_1 , přejde rovnice ve tvar:


$$\Phi_z = G_1 \cdot \Theta, \quad (3a)$$

což znamená, že tok, vzbuzený ve jhu hlavy, je přímo úměrný magnetomotorické síle záznamu. Rovnice (3) umožňuje vypočítat hodnotu toku, známe-li rozměry a magnetické vlastnosti materiálu hlavy. Jak je patrné, bude tok tím větší, čím bude větší vodivost železa. Je

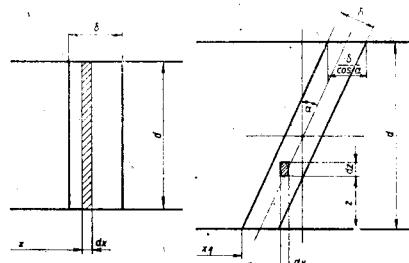

Obrázek 7. K výpočtu vlivu šířky mezeřy na magnetický záznam.

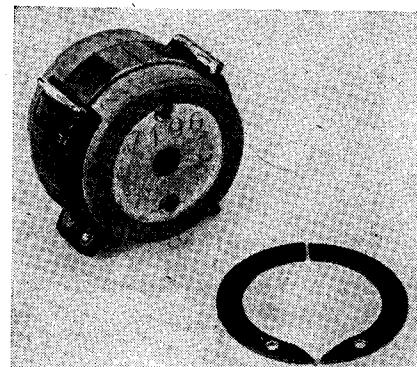Obrázek 8. Vliv šířky mezeřy na reprodukci.



Detail magnetotonové hlavice, před ní dvojice plechů jejího magnetového jha.

proto nutno použít materiálu o velmi značné počáteční permeabilitě.

Magnetomotorickou sílu, která působí v mezeře δ , jako funkci času snadno určíme z rovnice 2, dosadíme-li za

$$x \cdot \frac{2\pi}{\lambda} = \omega t \cdot \frac{v_1}{v},$$

což plyne ze vztahů:

$$x = v_1 t \quad a \quad \omega = v \cdot \frac{2\pi}{\lambda}$$

Pro správný přednes je nutné, aby $v_1 = v$ pak přejde rovnice 2 ve tvar:

$$\begin{aligned} \Theta &= F \cdot k \cdot \delta + \\ &+ F \cdot \frac{a \lambda}{\pi} \cdot \sin \frac{\pi \delta}{\lambda} \cdot \sin \left(\omega t + \frac{\pi \delta}{\lambda} \right) \end{aligned}$$

anebo:

$$\begin{aligned} \Theta &= F \cdot k \delta + \quad (2a) \\ &+ F \cdot a \frac{2v}{\omega} \sin \frac{\delta}{2v} \omega \cdot \sin \omega \left(t + \frac{\delta}{2v} \right) \end{aligned}$$

Je-li na jhu hlavy navinuto Z závitů, pak platí pro indukované napětí rovnice:

$$U = iR + L \cdot \frac{di}{dt} + Z \cdot \frac{d\Theta}{dt}$$

po dosazení z rovnice 3a

$$U = iR + L \cdot \frac{di}{dt} + G_1 Z \frac{d\Theta}{dt}$$

Pro názornost můžeme přepsat rovnici do vektorového tvaru. Platí-li symbolicky

$$J \doteq I \cdot \cos \omega t,$$

$$\widehat{\Theta} \doteq F \cdot a \frac{2v}{\omega} \sin \frac{\delta}{2v} \omega \cdot \sin \omega \left(t + \frac{\delta}{2v} \right) \quad (4)$$

$$\frac{d\widehat{\Theta}}{dt} \doteq F \cdot a 2v \sin \frac{\delta}{2v} \omega \cdot \cos \omega \left(t + \frac{\delta}{2v} \right) \quad (4a)$$

pak můžeme psát

$$U = J(R + j\omega L) + j\omega \widehat{\Theta} \cdot G_1 Z$$

Máme-li vinutí zatíženo odporem R_z , pak proud

$$I = - \frac{U}{R_z}$$

a po dosazení do předešlé rovnice napětí na odpor R_z bude

$$U = \frac{j\omega \widehat{\Theta} \cdot G_1 \cdot Z \cdot R_z}{(R_z + R) + j\omega L} \quad (5)$$

$(Rz + R)$ bývá u normálních strojů $60 \div 100$ ohmů, indukčnost L bývá 70 mH. Dosadíme-li rovnici (4) do (5), obdržíme důležitý konečný vztah pro napětí vzniklé na zatěžovacím odporu

$$U = \frac{j \cdot 2aF \cdot v \cdot \sin \omega \cdot \frac{\delta}{2v}}{(Rz + R) + j\omega L} \quad (6)$$

Pro nízké frekvence, kdy platí, že

$$\omega L \ll R + Rz$$

plyne z rovnice (6) za předpokladů, že

$$\delta \omega \ll 2v, \sin \omega \frac{\delta}{2v} = \omega \frac{\delta}{2v} :$$

$$U = \frac{j \cdot 2aF \cdot \omega \frac{\delta}{2}}{Rz + R} \quad (7)$$

což znamená, že napětí je přímo úměrné frekvenci a je pootočeno proti časovému průběhu magnetomotorické síly v mezere o 90° .

Při středních frekvencích, kdy

$$\omega L \approx R + Rz \text{ a } \delta \ll \lambda,$$

přejde rovnice (6) ve tvar:

$$U = \delta \cdot \frac{aF}{L} \quad (8)$$

Napětí je ve fázi s magnetomotorickou silou a nezávisí na frekvenci. Pro velmi vysoké frekvence, kdy délka vlny záznamu se blíží rádové šířce šterbin, platí:

$$U = \frac{2aF}{L} \frac{v}{\omega} \sin \pi \frac{\delta}{\lambda} \quad (9)$$

anebo

$$U = \frac{aF}{L} \frac{\lambda}{\pi} \sin \pi \frac{\delta}{\lambda} \quad (9a)$$

Do frekvence, při které $\delta = \frac{\lambda}{2}$, zůstává napětí přibližně konstantní. Pro vyšší frekvence klesá napětí, až v případě kdy $\delta = \lambda$ nabude hodnoty nulové. Pro ještě vyšší frekvence však nabude opět hodnoty různé od nuly (a negativní), jak je patrné z rovnice (9). Pro normální zařízení však tento případ nepřichází v úvahu, protože δ bývá $0,02$ mm, $v = 75$ cm/sec., tedy

$$f_{krit.} = \frac{v}{\lambda} = \frac{75}{0,002} = 37500 \text{ c/s}$$

V uvedených úvahách jsme předpokládali, že amplituda magnetomotorické síly záznamu byla při všech frekvencích konstantní. Ve skutečnosti není však dobré možné tento případ realizovat, hlavně ve vysokých frekvencích, takže skutečný záznam vykazuje značnější pokles ve výskách, který je nutno korigovat v reprodukčním zesilovači.

Proberme nyní případ, kdy reprodukční mezera je skloněna o určitý úhel α (obr. 8). Vyjdeme opět z rovnice (1). Celková magnetomotorická síla v mezere pak je dána dvojnásobným integrálem


$$x + z \operatorname{tg} \alpha + \frac{\delta}{\cos \alpha}$$

$$\Theta = \int_{x_1}^{x_2} x + z \operatorname{tg} \alpha \, dx$$


$$\int_0^d \left(k + a \sin x \cdot \frac{2\pi}{\lambda} \right) F \frac{1}{d} \cdot dz \cdot dx$$

Po prvé integraci obdržíme:

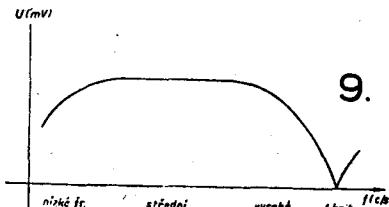
$$\Theta = F \int_0^d \left(\frac{k \cdot \delta}{d \cdot \cos \alpha} + \frac{a \lambda}{\pi d} \cdot \sin \frac{\pi \delta}{\lambda \cos \alpha} \cdot \sin \frac{2\pi}{\lambda} \left(x + \frac{\delta}{2} \right) \right) dz$$



9.

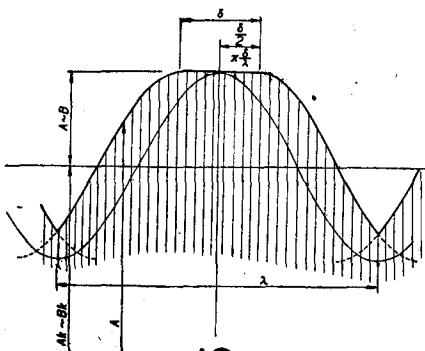

10.

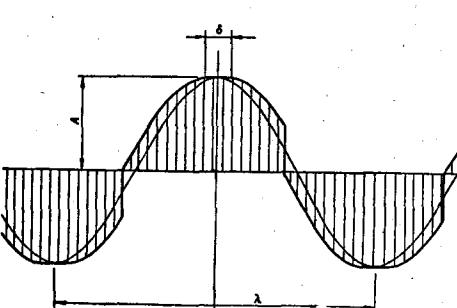

11.

Obrázek 9. Kmitočtová charakteristika napětí reproducené hlavou. — Obrázek 10. Průběh záznamené magnetomotorické síly na páse při nahrávání šterbinou konečné šířky (stejnoměrný magnetofon).

Obrázek 11. Totéž jako na obrázku 10 pro vf. magnetofon.

Dosadíme-li za $x = x_1 + z \operatorname{tg} \alpha$, což plyne z obrázku a platí-li pro malý úhel $\cos \alpha = 1$, dostaneme po provedené integraci výraz:

$$\Theta = F \cdot k \cdot \delta + F \cdot a$$

$$\frac{\sin \frac{\pi d \operatorname{tg} \alpha}{\lambda}}{\frac{\lambda}{\pi} \sin \frac{\pi \delta}{\lambda} \cdot \frac{1}{\pi d \cdot \operatorname{tg} \alpha} \sin \frac{2\pi}{\lambda} \left(x_1 + \frac{\delta}{2} \right)} \quad (10)$$

Vydělíme-li proměnné členy rovnice (10) rovnicí (2), získáme výraz, který udává vliv zešikmení mezery. Je to:

$$\frac{\sin \frac{\pi d \operatorname{tg} \alpha}{\lambda}}{\pi d \cdot \operatorname{tg} \alpha}$$

Uvedený výraz udává, jak poklesne napětí natočením mezery o určitý úhel.

Meznou frekvenci určíme pak z výrazu

$$\frac{d \cdot \operatorname{tg} \alpha}{\lambda \operatorname{crit.}} = 1$$

$$f_{krit.} = \frac{v}{d \cdot \operatorname{tg} \alpha} = \frac{v}{d \cdot \alpha} \quad (11)$$

Jak je patrné, závisí velmi značně na úhlu α . Je proto nutno při konstrukci dbát zachování přesné svislé polohy mezery.

Uvedené řešení platí pochopitelně jak pro záznam se stejnoměrnou magnetizací, tak záznam vf. Z rovníc můžeme snadno stanovit nejtěžitější zásady pro konstrukci reprodukční části zařízení.

Na konec provedeme ještě krátké analýsu podmínek pro záznam. Uvedeme řešení jen pro nahrávání se stejnoměrnou předmagnetisací. U vysokofrekvenčního záznamu by se postupovalo podobně.

Sírumezery nahrávací hlavy si označme opět δ . Magnetické pole v ní nechť má průběh

$$B = B_k + B_1 \cos \omega t$$

Zaznamenaná magnetomotorická síla je pro malé amplitudy úměrná B . Protože nahrávací hlava má mezu konečné šířky, musí nutně, jak plyne z obr. 10 vzniknout nelineární skreslení. Rozvedeme průběh křivky záznamu ve Fourierovu řadu. Protože je křivka souměrná podle osy y , bude obsahovat jen kosinusové členy. Řešme nejprve členy, obsahující cyklické funkce. Amplituda n -té harmonické je dána integrálem:

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(x) \cos nx \, dx$$

Funkce $f(x)$ je rovna konstantě A v intervalu od 0 do $\pi \frac{\delta}{\lambda}$.

Od $\pi \frac{\delta}{\lambda}$ do π má tvar:

$$f(x) = A \cos \left(x - \pi \frac{\delta}{\lambda} \right)$$

Dosadíme do rovnice pro a_n

$$a_n = \frac{2}{\pi} A \left[\int_0^{\pi \frac{\delta}{\lambda}} \cos nx \, dx + \int_{\pi \frac{\delta}{\lambda}}^{\pi} \cos \left(x - \pi \frac{\delta}{\lambda} \right) \cos nx \, dx \right]$$

Řešme nejprve amplitudu první harmonické ($n = 1$).

Po integraci a dosazení mezi dostaneme pro amplitudu první harmonické výraz

$$a_1 = \frac{1}{\pi} A \left[\sin \pi \frac{\delta}{\lambda} + \right. \\ \left. + \pi \left(1 - \frac{\delta}{\lambda} \right) \cos \pi \frac{\delta}{\lambda} \right] \quad (12)$$

Z uvedeného vztahu je patrné, že pro $\delta = \lambda$ čili pro kritickou frekvenci nabývá a_1 hodnoty nulové a rovněž tak všechny další harmonické, jak plyne z rovnice (13), uvedené dále.

Pro případ, že $\delta \ll \lambda$, platí

$$a_1 = A$$

a všechny harmonické vymizí.

Určeme nyní člen a_0 , který je způsoben nesymetrií křivky podle osy X

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int f(x) dx$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} A \left[\int_0^{\frac{\pi}{\lambda}} dx + \right. \\ \left. + \int_{\frac{\pi}{\lambda}}^{\pi} A \cos \left(x - \pi \frac{\delta}{\lambda} \right) dx \right]$$

Po integraci:

$$a_0 = A \left[\frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{\pi} \sin \pi \left(1 - \frac{\delta}{\lambda} \right) \right] \quad (13)$$

Pro $\frac{\delta}{\lambda} = \frac{1}{2}$ platí $a_1 = \frac{A}{\pi}$ a

$$a_0 = 0,52 \cdot A$$

Kdybychom pro tento případ chtěli provést záznam konstantní amplitudou, museli bychom zvětšovat srostoucí frekvenci magnetické pole v mezeře hlavy, čím by však současně vlivem členů a_0 narostla i pomocná magnetizace. Posunul by se pak pracovní bod do nepríznivého místa hysteresní smyčky a nastalo by značné skreslení.

Stanovme ještě výraz pro vyšší harmonické, vzniklé nahráváním konečnou mezerou:

$$a_n = \frac{2}{\pi} A \frac{-1}{n^2 - 1} \left[\frac{1}{n} \sin n \pi \frac{\delta}{\lambda} + \right. \\ \left. + (-1)^n \sin \pi \left(1 - \frac{\delta}{\lambda} \right) \right] \quad (14)$$

Výraz je roven 0 pro $\delta = \lambda$

Mezera nahrávací hlavy bývá 0,04 mm. Je tedy kritická frekvence při rychlosti 75 cm/sec. 18 750 c/sec.


Při vysokofrekvenčním nahrávání na-

Co je

MOTÝLOVÝ OBVOD

Dr. A. DITL

Dt. V 621.196.662. 029.6

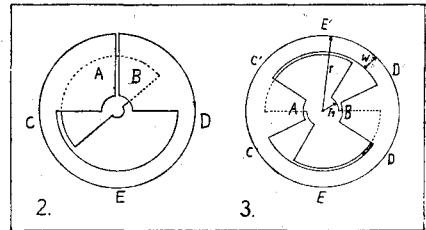

Obraz 2. Obvod pro velmi krátké vlny: A, B jsou místa největšího napětí (kde se připojuje anoda a mřížka elektronky). CED je indukčnost obvodu. — Obraz 3. Motýlový obvod pro krátké vlny: A, B jsou místa největšího napětí; CED a paralelně C'E'D' jsou indukčnosti.

s velikou strmostí a s malými ztrátami při velmi vysokých kmitočtech, neboť u dlouhovlnných oscilátorů mívá kondensátor obvodu vždy větší hodnoty. Avšak při delších vlnách, anebo při krátkých vlnách a má-li obvod stálou malou kapacitu pro rezonanci, je toto nebezpečí mnohem menší, poněvadž podmínky pro nasazení kmitů žádaných kmitočtu jsou přiznivější než podmínky pro nasazení parazitních kmitů. Přes to však v mnohých dlouhovlnných oscilátořech a zesilovačích vznikají lehká parazitní kmity, když nesprávnou obsluhou nebo úpravou jsou podmínky pro nasazení žádaného kmitočtu nepřiznivé.*

Při malých požadovaných frekvenčních rozsazích s úspěchem používáme oscilačního obvodu z indukčnosti a z otočného kondensátoru i pro délky vln kolem 20 centimetrů. V tomto případě však indukčnost nemívá tvar cívky, nýbrž tvar krátkého kusu na konci uzavřeného, n.f. vedení. Točný kondensátor musí s takovou indukčností tvořiti celek, poněvadž sebekratší přívody působí rušivě a malé chvění přívodů by silně ovlivňovalo kmitočet. Rovněž přívody k anodě a mřížce jsou silně a pevně. Takový obvod působí celkově spíše dojemem strojnického zařízení. — Při frekvenčním rozsahu velikém, jak je doloženo v hořejším příkladě, je spojité mění kmitočtu pouhým otáčením kondensátoru vyloučeno.

Velmi dobrou náhradou kmitavého obvodu pro desimetrové vlny jsou krátké kusy na konci uzavřených vedení proměnné délky. Taková část vedení má v resonanci podobné vlastnosti, jako obvod, se stavený z indukčnosti a kapacity v resonanci. Proti obvodu s proměnným kondensátorem má však výhodu, že vlnový odpor ($\sqrt{L/C}$) vedení se s kmitočtem nemění. Má-li se měnit vlastní délka vlny, je nutno měnit délku vedení. To se obvykle děje posouváním pistu uvnitř vedení. Pist uzavírá aktivní část vedení s pomocí pohyblivého kontaktu. Pohyblivý kontakt však nikdy nebývá tak dokonalý,

* Známé světlované a mnohonásobné hvizdy při ladění v dolní oblasti krátkovlnného superheretu, které se někdy vyskytuje, je projev takových parazitních oscilací. Pozn. red.

bývá křivka zaznamenané magnetomotorické síly poněkud jiného tvaru, který však není tak přesně definovatelný, jako v dřívějším případě. Přibližný tvar je

patrný z obr. 11. Dá se však snadno dokázat, že pro kritickou frekvenci platí stejný výraz jako v již řešených případech, čili $\lambda = \delta$.

aby při ladění nenastávaly třeba malé nespojité změny kontaktu, které způsobují nespojité změny frekvence a intenzity proudu, projevující se v přijímači jako nepřijemné „škrábání“. Také mechanické konstrukce prostředků, posouvajících píst, je těžkým oříškem.

Proto je dálkovou snahou konstruktérů, pracujících s velmi krátkými frekvencemi, zhotovit obvod s těmito vlastnostmi:

1. Frekvenční rozsah je co možná velký, aspoň v poměru 1:5.

2. V celém rozsahu je útlum malý, takže stálost kmitočtu je největší.

3. Ekviwalentní paralelní odporník obvodu (L/C) je v celém rozsahu málo proměnný a poměrně velký, aby obvod mohl být přizpůsoben vnitřnímu odporu elektronky.

4. $\sqrt{L/C}$ neklesá příliš v žádném místě rozsahu.

5. V obvodu není pohyblivý kontakt.

6. Mechanická pevnost obvodu je velmi dobrá.

7. Obvod není příliš rozměrný.

8. K obvodu lze snadno vázat spotřebiče.

Ve válce byly vypracovány obvody (General Radio Co.), které vyhovují uvedeným požadavkům; byly určeny pro měřicí přístroje. Tyto obvody mají oddělenou indukčnost i kapacitu. Aby mohlo být vyhoveno požadavku málo proměnného L/C při velké změně kmitočtu, mění se při otáčení ladicím knoflíkem zároveň kapacita i indukčnost. Praktické provedení takového obvodu je na obr. 2. Statorových plechů je několik a jsou drženy distančními kroužky ve správné vzdálenosti od sebe. Rotorových plechů je totik, kolik je mezi statory a jsou distančními kroužky drženy ve správné poloze k sobě jako u obvyklých točných kondensátorů. Obvod je souměrný s elektrickým středem (bodem nulového napětí) v E. Nejvyšší napětí je v bodech A, B. Kapacitou obvodu je kapacita čtvrtkruhových polepů A proti rotoru v řadě s kapacitou polepů B proti rotoru. Indukčnost je polokruhovitě vedená CD. Je-li rotor plně zatočen do polepů A a B, je kapacita obou největší, zároveň magnetický tok indukčnosti není rušen a indukčnost je největší. Vytačíme-li rotor z polepů, zmenší se kapacita, zároveň se rotorem ruší magnetický tok indukčnosti a ta se zmenší.

Jiná úprava je na obrázku 3 (motýlový obvod, butterfly circuit, podle tvaru rotora), ve kterém jsou dvě samoindukce CD a C'D' zapojeny paralelně. Body největšího napětí jsou body A, B. Ztráty v takovém obvodu jsou sice větší než ztráty v dobrém a rozměrném sousošem vedení, ale dosažitelná Q jsou pro mnohá použití dostatečná. Jako příklad uvedeme vlastnosti obvodu, zhotoveného podle obrazu 3:

Kondensátor

zatočen vytočen

Kmitočet	220 Mc/s	1100 Mc/s
Indukčnost	0,011 μ H	0,0041 μ H
Kapacita	48 μ F	5 μ F
Čin. jakosti Q	650	300
$R = \omega L/Q$	0,023 ohm	0,095 ohm
Vln. odporník $\sqrt{L/C}$	15,2 ohm	28,6 ohm
Reson. odporník $L/C R$	9800 ohm	3600 ohm


Pro největší indukčnost motýlového obvodu při zasunutém rotoru udává A. G. P. Peterson vzorec:

$$L = \frac{\pi^2}{6} (r^2 - r_1^2) \cdot \left[\frac{I}{t + w} + \frac{I}{\sqrt{r^2 - r_1^2}} \right] \text{ cm} \quad (2)$$

r a r_1 jsou poloměry, uadané v obrázku 3, t a w jsou tloušťka a šířka pásku, představujícího indukčnost. Nejmenší indukčnost závisí do značné míry na tom, jak rotor kryje otvor, kterým prochází magnetické pole indukčnosti. Vůle mezi rotem a statorem nemůže být úplně zakryta, poněvadž by se tím přidala kapacita a zmenší největší kmitočet. Všeobecně poměr největší k nejmenší samoindukci může být 1,5 až 3,5.

Největší a nejmenší kapacita může být odhadnuta jako u obvyklého otočného kondensátoru, avšak s ohledem na tvar polepů je poměr největší k nejmenší kapacitě menší než u obvyklých kondensátorů. Průběh indukčnosti, kapacity a kmitočtu právě popsaného obvodu je na obrázku 4.

Lze očekávat, že poměr největší k nejmenší kapacitě se zvětší zvýšením počtu polepů a zároveň že se zmenší indukčnost. Pro velmi malé počty polepů může se indukčnost zmenšovat rychleji než se nejmenší kapacita zvětšuje, na př. může mít obvod se čtyřmi polepy menší dolní kmitočet a větší kmitočet horní, než obvod se dvěma polepy. Přidáváním dalších polepů se však celý rozsah posunuje k menším kmitočtům a rozsah se mírně rozšiřuje, ale při dalším zvětšování počtu polepů vznikají parasitní rezonance při nežádoucích frekvencích tím, že všechny polepy nemají v bodech A, B (obr. 3) stejně napětí. Tomu lze dojisté mít zabrániti tím, že se spojí radiální okraje polepů,

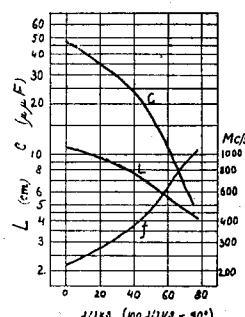

Obrázek 4. Průběh hodnot motýlového obvodu při otáčení rotora.

což lze učiniti jen u dvou vnitřních okrajů statoru a dvou okrajů rotora, nemá-li být znemožněno otáčení rotora. Tím se však přidává další mrtvá kapacita, která zmenší rozsah. Bývá pak výhodnější použiti obvodu s menším počtem větších polepů.

Ekviwalentní seriový odporník obvodu roste přímo úměrně s kmitočtem a zmenší se Q pro větší kmitočty. Toto zvětšení odporu je nutno přičisti vlivem proudů v polepech při vyšších frekvencích. Přameňené další ztrát jsou proudy, které teckou ve směru kolmém na polepy od jednoho polepu na druhý. Dielektrické ztráty mohou u motýlových obvodů být odstraněny téměř úplně, jestliže upevnění obvodu je připevněno jen v bodech nulového napětí.

Měřicí přístroje pro UKV:

Při prohlídce amerických časopisů nejvíce čtenáře upoutá množství inserátů nabízejících ukv. měřicí přístroje. Zde je nejlepší vidět, jak se Američané snaží využít velikého skoku, který ve válce učinila ukv. technika, pro cívní potřebu.

Zde několik ukázků:

Přesný ($\pm 0,5\%$) signálový generátor s rozsahem 370—560 Mc/s nabízí firma R. C. A. Přístroj má log. dělič napětí, výstup je kontrolovan elektronkovým voltmetrelem a má škálu přímo cejchovánu v Mc/s. Dokonalejší, větší a dražší (\$ 450,--) přístroj sestříjila firma Measurement Corporation. Tento generátor má rozsah 2—400 Mc/s, vnitřní modulaci 400 nebo 1000 c/s a připojku pro impulsovou nebo televizní modulaci vnější.

Bird Electronic Corp. nabízí elektronkový wattmetr s rozsahem 1—500 W pro frekvenci 10—1500 Mc/s. Měřený zdroj se připojuje koaxiálním kabelem o impedanci 50 ohmů. Tento wattmetr má nahradit „zastaralé“ ampérmetry s thermoelektrickým článkem, které při vysokých frekvencích již příliš vyzárují.

Přístroj pro měření ukv. polí a vyhledávání zdrojů poruch na rozsazích 100—400 Mc/s dodává Stodart Aircraft Radio Corp. Citlivost přístroje je větší než 1 mikrovolt a stupnice výstupního voltmetu je též v mikrovoltech cejchována.

Pro měření činitelů jakosti Q cívek a kondensátorů pro frekvenci 30—200 Mc/s sestříjila firma Boonton Radio Corp. Q-metr typ 170 B.

Známá Hallicrafters Comp. nabízí amatérům modulovaný signálový generátor a vlnoměr s krystalovým cejchováním a teleskopickou antenou. Oba přístroje jsou pro rozsah 195 až 205 Mc/s a jsou zřejmě vojenského původu.

-rn-

Nová elektronka pro FM

Spoluprací firmy Zenith a General Radio byla vyvinuta nová modulační elektronka pro frekvenčně modulované vysílače — phasitron. Tato elektronka odstraňuje nejdražší, nejhoullostivější a nejsložitější část FM stanic. Při dosavadních modulačních způsobech bylo nutno bud použít složitých obvodů s fázovou modulací (Armstrong) nebo neméně nákladných mechanicko-elektrických stabilizátorů základní frekvence (General Electric). Všechny tyto části odstraňuje phasitron.

Na oscilačním stupni vysílače s phasitronem používá se stabilního krystalového oscilátoru, jehož kmity se zesílí a vytvoří se z nich třífázové točivé pole na třech pomocných anodách phasitronu. Elektronky, vystupující z katod, projdou tímto polem a proletí proto kruhovou dráhu dříve než dopadnou na hlavní anodu. Zesílené nf. kmity ovládají další pomocnou elektrodu (perforated anod) a přibrzďují nebo urychľují elektrony, letící k anodě. Vf. kmity na hlavní anodě jsou tedy fázové a tudíž i frekvenčně modulované. (Bližší o fázové a frekvenční modulaci viz RA č. 2/1946.) Phasitron se ani velikostí ani vějším provedením neliší od normálních skleněných elektronek (GT-serie), má normální 6,3V/0,3A kathodu a max. anodové napětí je 250 V. Pro plné využití je třeba asi 35 V vf. napětí a 50 mW (!) modulačního nf. signálu. (Podle Proceedings of the I. R. E.) -rn-

Americká firma Roberts Associates nabízí kleště, lisované z nové isolační hmoty. Použitý materiál je velmi pevný (400 kg/cm²), neštípe se, snese poměrně vysokou teplotu (300°C) a ještě velmi lehký; kleště váží asi 45 g. Vysoké průrazné napětí — 6000 V umožňuje bezpečnou práci v přístrojích pod napětím; kleště též nerozládají oscilační obvody, protože ani jedna jejich část není kovu.

-rn-

PROSTÝ ZKOUŠEC ELEKTRONEK

Přístroj v té podobě, jak ji udávají připojené snímky a schémata, je určen ke zkoušení nejběžnějších elektronek z pozůstatků vojenské výroby: přímo žhavené pentody RV2,4P700, usměrňovači nepřímo žhavené dvojcestné RG12D60, v.f. pentody RV12P2000, koncové pentody RL12P10 a televizní pentody LV1. Stejně lze zkoušet méně běžné typy RV2,4P701, RV12P2001, a s pomocí adaptoru s dalšími objímkami libovolné jiné elektronky, jejichž žhavici napětí upravíme buď dalšími odbočkami na transformátoru, nebo předřadnými odpory. Přístrojem lze zjišťovat zkrat mezi elektrodami, emisi, isolaci kathody a vlákna za tepla, strmost a vakuum. K měření emisní schopnosti se používá proudová střídavá obvod, který měřená elektronka sama usměrňuje.



Způsob zkoušení vysvětlíme na zjednodušeném schématu. Přímo žhavené elektronky (bateriové) jsou žhaveny z vinutí s příslušným napětím, jehož střed (nebo i jeden pól) je spojen přímo s kathodovým obvodem. Elektronky žhavené nepřímo mají žhavici vinutí izolováno od kathody, aby bylo lze zkoušet isolaci mezi oběma. Vinutí s napětím 100–300 V je zapojeno na anodu elektronky a na kostru přístroje, pomocné mřížky jsou spojeny s anodou, neboť i složité elektronky zkoušíme jako triody. Kathoda je spojena s kostrou přes odpor, jehož velikost lze měnit přepínačem PM. Odpor je bočníkem měřicího přístroje, v daném případě mikroampérmetru s hodnotami, uvedenými ve schématu. Pro odlišný přístroj (mohl by mít rozsah až asi 1 mA při méně citlivém zkoušení isolace mezi vláknam a kathodou) je snadné vypočítat odlišné hodnoty bočníku, nejlépe zase pro uvedené tři rozsahy.

Rídící mřížka zkoušené elektronky dodává napětí z dalšího vinutí transformátoru, po případě z transformátoru pomocného TR 2, a to 1 volt. Polarity musí být opačná než má napětí, vedené na anodu. Jsou-li vinutí v témž smyslu okolo jádra, musí mít vinutí velkého napětí uzemněn na př. začátek, vinutí pro předpětí pak konec, nebo opačně. Slařením tlačítka TL 1 přidáme k napětí mřížky 1 V a z příslušného poklesu usměrněného proudu odhadujeme průměrnou strmost. Přerušením spínače PZ se zařadí do mřížkového obvodu odpor 0,1 megohmu a mřížkový proud iontový, který prozrazuje špatné vakuum, vytvoří na něm napětí s kladným polem na mřížce a způsobí stoupnutí emisního proudu, které prozradí miliampérmetr v kathodovém obvodu.

Napětí 100 V z transformátoru usměrujeme malým selenovým usměrňovačem, filtrujeme obvodem z odporu 50 kilohmů a kondenzátorem 0,1 mikrofaradu, a používáme předně ke zjištění doutnavkovým indikátorem NL, zda elektrody zkoušené elektronky nemají zkrat (s výjimkou vlákna a ev. těch elektrod, jež jsou dvojitě vedeny, ale uvnitř elektronky spojeny, na př. RL 12 P 10 má dva vývody brzdící mřížky). Zmenšeného napětí tohoto obvodu používáme ke zkoušení isolace mezi vláknam a kathodou u elektronek žhavených nepřímo, při čemž je mikroampér-

Dt. P 621
(317.7:396.694)

Zkoušeč v kovové snimatelné skříně.

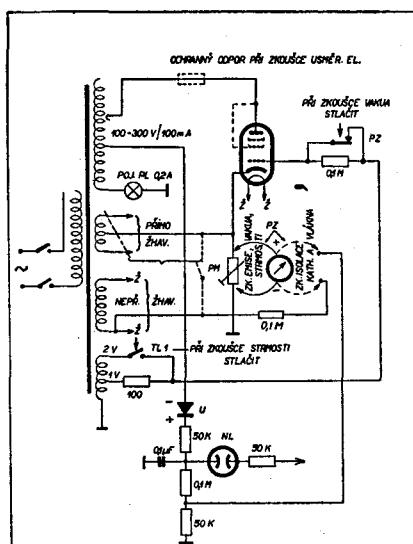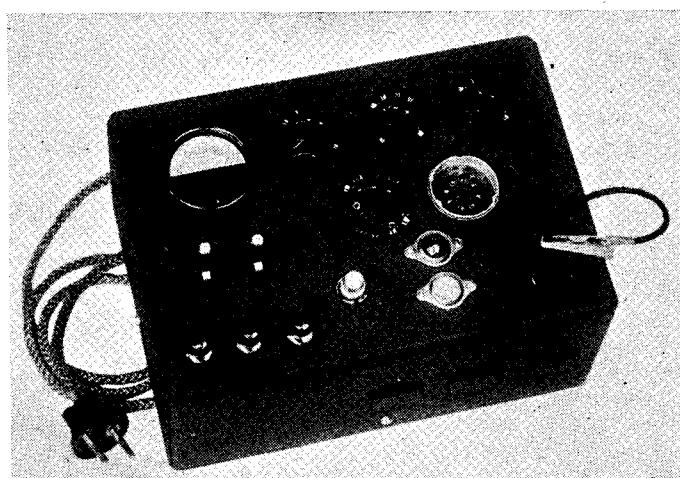

Obraz 1. Zjednodušené zapojení, na němž vysvětlujeme způsob zkoušení.

metr zapojen přes odpor 0,1 megohmu mezi vlákno (od kostry izolované) a toto napětí. Jeho druhý pól je přes kostru spojen s kathodou, takže obvod pracuje jako citlivý ohmmetr. Dělič napětí — ve schématu 0,1 a 0,05 megohmu — a odpor 0,1 M Ω před žhavicím vinutím je volen tak, aby při zkratu vlákna a kathody ukazoval přístroj plnou výchylku, výchylka poloviční je u daného základního rozsahu přístroje asi při 130 000 ohmů mezi vláknom a kathodou.

Elektronky usměrňovač mají v obvodu anod tlačítka, jimiž postupně připojujeme jednu nebo druhou anodu, a to ne přímo, neboť proud by byl příliš veliký, nýbrž přes ochranné odpory, které usměrněný proud omezí. Podrobné schéma dále ukazuje pojistkovou žárovku s proudem asi 0,2 mA, která jasným světlem prozrazuje zkrat. V tom případě je i proud měřicím přístrojem veliký a zkoušení musíme hned přerušit. Dále v něm vidíme, že měření emise, vakua a isolace mezi vláknam a kathodou přepínáme jediným přesmykačem, který je normálně ve střední poloze (měření emise), v jedné krajní poloze otevírá zkrat odporu 0,1 megohmu (měře-

ní vakua), v druhé přepíná mikroampérmetr na obvod vláknko-kathoda a měří jejich isolaci. Podobným přesmykačem měníme rozsahy měřicího přístroje na 100, 10 a 5 mA, střední poloha je největší rozsah. Místo přesmykačů, jež se nyní leckde vyskytuje v obchodech za dostupnou cenu, může ovšem domácí konstruktér použít jiné úpravy, na př. spolehlivých přepínačů nebo tlačítek; tim se obsluha jen mírně zkomplikuje. — Schéma dále ukazuje použití pomocného izolačního transformátoru TR 2 pro získání žhavicích napětí elektronek, žhavených přímo a pro napětí na předpětí. Tak je to provedeno v přístroji továrním, podle něhož byl se staven tento návod. Jak jsme vyznačili ve schématu zjednodušeném, je možné takto vinutí umístit přímo na hlavní transformátor. Další rozdíly jsou v odporech, zařazených do žhavicích přívodů elektronek s malým žhavicím proudem 4 a 16 Ω . Ty vyrovnávaly stoupnutí žhavicího napětí při malé zátěži, mohou však odpadnout u transformátoru s napětím dostatečně tvrdým. Konečně není nutné používat ke zkoušení isolace vlákna a kathody středu vinutí žhavicího, nýbrž vývodu krajního, což má význam tenkrát, kdy s ohledem na zkoušení dalších elektronek vyvedeme rozmanitá žhavicí napětí na transformátoru. Abychom v takovém případě nemuseli mít dvojí žhavici vinutí pro elektronky s přímým a nepřímým žhavením, můžeme použít ještě dalšího spináče, který spojuje žhavení buď s kathodovou větví (přímo žhavené elektronky) nebo je odděluje. Táto je vyznačena ve zjednodušeném schématu. Další zjednodušení je v tom, že není nutné ani elektronky, určené pro velké anodové napětí, zkoušet napětím větším než 100 voltů. Tím se podstatně zjednoduší transformátor, jehož vinutí 100 V stačí z drátu 0,2 mm a snese krátkou dobu i emisní proud 100 mA, krátký okamžik i zkrat.


Postup při zkoušení elektronek je tento. Nejprve zjistíme doutnavkovým indikátorem, zda nemá elektronka zkrat mezi elektrodami. Jedním vodičem s krokodilkovým skřipcem připojíme jeden vývod elektronky na kostru přístroje, druhým vodičem, zapojeným do serie s doutnavkou, se postupně dotýkáme ostatních vývodů patky za mírného poklepávání nebo otřásání elektronkou. Doutnavka smí sví-

tit jen v případech, kdy jsou příslušné vývody spojeny (vlákno, vývody 2 a 4 u RL 12 P 10 a pod.). Pak přeložíme krokodilek na další vývod a zkoušíme totéž, práci můžeme zkrátit tím, že zkoušíme v této smyslu okolo patky, ale jen zbylé vývody, tedy ne ty, na nichž už před tím byl krokodilek. Zjistíme-li, že jsou spojeny některé vývody, které podle zapojení spojeny být nemají, můžeme se pokusit poklepáním nebo úderem zkrat zrušit, zpravidla však elektronka putuje do odpadu, další zkoušení nemá smysl.

Emissie. Poté zasadíme elektronku do příslušné objímky (nastavíme po případě žhavicí napětí) a když se po zapnutí sítě ohřeje její kathoda, začne měř. přístroj ukazovat emisní proud. Kdyby hned po zasunutí začala svítit pojistková žárovka PL, značí to zkrat prve. neobjevený a elektronku musíme také hned vyfádat. Je-li výchylka měřicího přístroje malá, zmenšíme rozsah na 20 nebo 110 mA. Zjištěný emisní proud porovnáme s hodnotou, kterou jsme si pro tento druh elektronky vyzkoušeli na několika elektronkách dobrých. Je to nejlepší způsob, jak získat podklady pro toto zkoušení, a podobnost některých typů nám pomůže i v případech, kdy zkoušíme elektronku zcela novou. Je-li emisní proud v mezi 20 % od proudu normálního, lze ji považovat za dobrou, je-li menší až asi do 50 %, je (v dnešních omezených poměrech) v některých případech ještě jakž takž k potřebě, je-li ještě menší, musíme ji nahradit. Usměrňovací elektronky dávají proud teprve po stisknutí tlačítka pro příslušné anody (TL 2, TL 3 v úplném schématu).

Zkouška isolace kathody. Přepneme přesmykač PZ nebo přepinač do té polohy, při níž je mikroampérmetr připojen na obvod kathoda-vláčko. Přístroj smí udávat jen malou odchylku, pod polovinu plné výchylky, zejména u přímo žhavených usměrňovaček, žhavených společně s přijímacími elektronkami. Tím je skončeno zkoušení usměrňovaček. Ostatní zkoušíme dále.

Vakuum zjistíme přerušením zkratu na odporu 0,1 megohmu v obvodu mřížky (viz náčrtok zapojení přesmykače), při čemž přepneme rozsah měřicího přístroje tak, aby anodový proud dálval značnou výchylku. U dobrých elektronek malých se nemá anodový proud změnit vůbec, u větších (LV 1, RL 12 P 10) nejvýše asi o 5 pro-

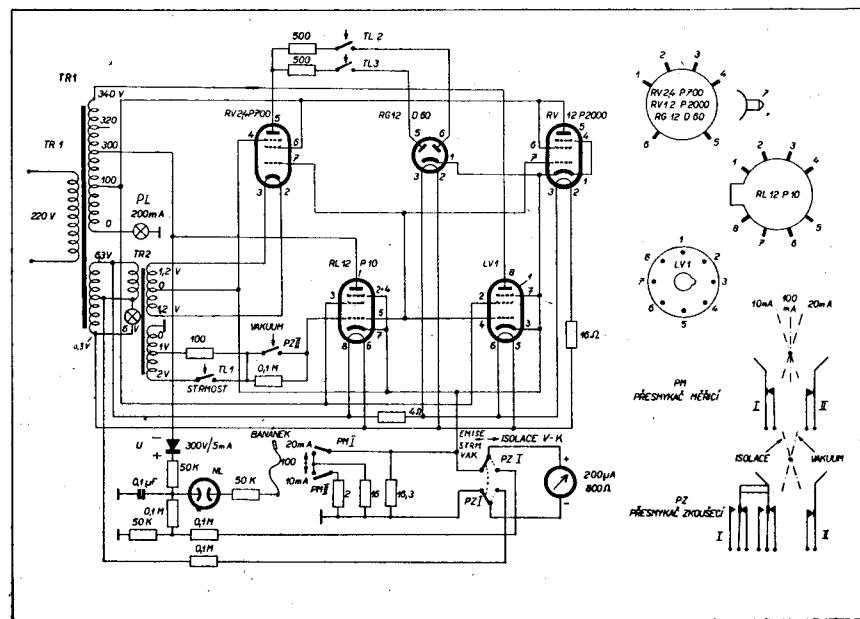

Obraz 2. Úplné schema zkoušeče tak, jak je vyráběn. Změny, účelné pro domácí stavbu, jsou uvedeny v textu.

cent. Tuto zkoušku provádějme až po dokonalém vyžhavení elektronky, leckdy se vakuum pozorovatelně zhorší, je-li elektronka déle zapojena.

Strmost měříme rovněž změnou emisního proudu, působeného zvýšením mřížkového napětí, což provedeme stlačením tlačítka TL 1. Emisní proud klesne tím více, čím větší je strmost elektronky. Přesně toto klesnutí zase nelze vypočítat, a zjistíme je opět zkusmo na dobrých elektronkách. Rozdíly mohou být dolů až o 30 %. Pozor na rozsah přístroje, checeme-li ze vztahu strmost = změna anod. proudu (platí při změně mřížkového napětí o 1 V) alespoň odhadovat strmost.

Pro další elektronky můžeme si připravit adaptér, napájený buď zvláštními vývody, nebo kablíkem, který ukončíme patičí vyřazené elektronky z těch, které máme na původním přístroji, a zasouváme je do vhodné objímky z těch, které máme na původním zkoušeči. Úpravu přístroje lze měnit podle požadavků konstruktérův, snímky ukazují přístroj, vyráběný po živnostensku. Obvodu doutnavkového indiká-

toru lze použít i ke zkoušení jiných obvodů, na př. při opravách přijímačů; a můžeme jej po případě doplnit zkoušecím obvodem s malým napětím, na př. ze žhavicího vinutí. Táž žárovka může sloužit i jako indikátor, že přístroj je připojen na síť.

NOVÉ ELEKTRONKY V USA


Po odvolání některých válečných omezení snáší se vedoucí americké firmy zužitkovat válečné objevy a konstrukce v oboru elektronek pro mírovou potřebu. Westinghouse nabízí všechny druhy magnetronů a vysokovoltových usměrňovačů (až do 22 kV), využitých pro radarová zařízení, vysílači klystrony všech výkonů a ukv. vysílači elektronky s výkonem až 50 kW.

Sylvania uvedla (pod označením T3) do prodeje miniaturní elektronky zhotovené původně pro t. zv. Proximity Fuse (radiem zapalovaná střela). Elektronky jsou vyráběny v několika typech, umožňujících sestřídat všechny druhy bateriových přijímačů od kapacitních po mnohaelektronkové přenosné superherty. Některé typy možno použít i jako vysílači pro známé přístroje handie-talkie. Žhavení elektronek je 1,25 V.

Jeden z největších výrobců vysílačích elektronek, firma Hytron, nabízí amatérům tři nové typy vysílačích elektronek, používaných v mobilních armádních aparaturách. HY75 a HY612 jsou pro žhavení 6,3 V a čistý výkon je 21 W resp. 4 W (trída C); HY112B je určen pro bateriový provoz (žhavení 1,4 V) a dává výkon 1,4 W. Elektronky pracují spolehlivě s běžnými obvody až do 300 Mc/s a s dutinovými rezonátory do 500 Mc/s.

Raytheon vypracoval pro větší ziselovače a menší vysílače plynnem plněný dvoucestný usměrňovač 1006/CK1006 pro napětí až 1500 V a proud 200 mA. Elektronka má sice žhavenou kathodu, může však, neklesne-li usměrněný proud pod 70 mA, pracovat bez žhavení; kathoda se žhaví bombardováním kladných iontů. Nevyžaduje zpožděného zapínání anodového napětí.


-rn-

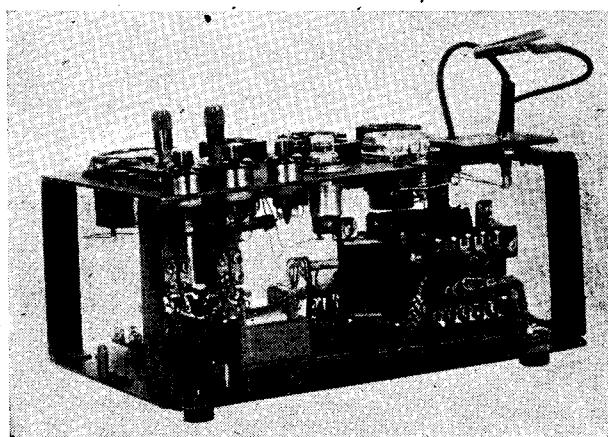

Vnitřek zkoušeče ukazuje přehlednou úpravu a stavbu na kovovém rámu.

Každý z nás ví, jak jednoduché je vyrobit malý kondensátor svařením dvou drátů, ale těžké je určit jejich kapacitu. Těchto starostí zbavila americké amatéry firma Stackpole. Vyrábí kondensátory o kapacitě 0,68 až 4,7 pF s tolerancí ± 20 %, velikosti hrachu.

-rn-

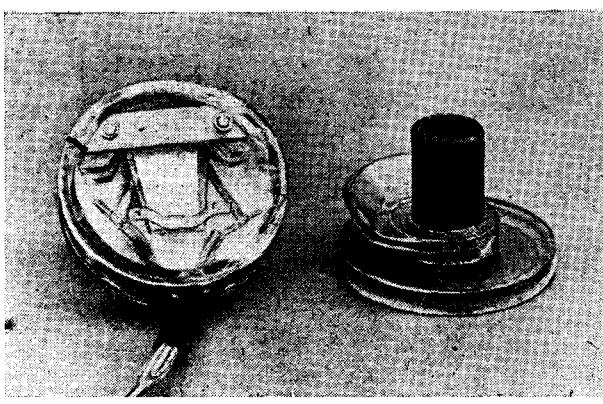

PIEZOELEKTRICKÉ SLUCHÁTKO

Dt P 621.396.623.45


Sluchátko téměř sestavené, s nalepenou membránou, pod níž je vidět krystal a přenosový mechanismus. Upravo kryt membrány se zvukovodem a závitem pro držení v boltci.

Sluchátko o váze pouhých sedm gramů, jež zde popiseme, vzniklo jako reakce na stále četnější zprávy o zahraničních úpravách, jež byly v ušním boltci takřka neviditelné, a z požadavku dát sluchátku aspoň trochu lepší přednes, než mají dnešní magnetická. Základem je krystalové dvojče z běžné přenosové hlaívce, jakou lze koupit asi za 65 Kčs. Protože dvojče je poměrně tlusté a tedy tvrdé, zůstává citlivost sluchátku poněkud pozadu za sluchátkem magnetickým v tónové oblasti pod 3000 c/s. Přesto dává jasny a srozumitelný přednes, zejména ve výškách nesrovnatelně bohatší než běžné magnetické.

Hlavici přenosky otevřeme a dvojče opatrnl vyměme. Pak si podle výkresu přichystáme krabičku sluchátku z kousků silného celuloidu. Základem je kotoučová deska A, k níž jsou šrouby přitaženy podložky P1 a P2, svírající širší konec dvojčete. Do P2 vyřízneme pečlivě závit pro šroubky S1 a S2, 2,3 M. Nedrží-li závit, upravíte si ještě třetí podložku z mazaného plechu sily 0,5 mm, do níž otvory vymátkneme tak, aby ve zvednutých okrajích bylo dosti „masa“ pro závit. Aby dvojče X bylo podložkami měkce sevřeno, obalíme jeho širší konec měkkou látkou nebo páskem jemné gumy.

Plášť krabičky tvoří pásek celuloidu, který natočíme na kovový váleček, ohřátý na plotně asi tak, že jej ztěží udržíme v ruce. Pásek po natočení převážeme provázkem a pak ochladíme pod vodou. Po drží potom dokonale svůj tvar a po sbroušení obou okrajů jej můžeme nalepit na A. Dvěma mělkými žlábkami vedeme dovnitř krabičky měkký a tenký káblík, na př. v. kablik 20 až 30×0,05 mm. Jeho konce pro připájení na pásky měděné folie jsme ovšem očistili předem. Otvírek o v destičce A je tu k tomu, aby konstrukce lepená hustým roztokem celuloidu v acetoňu, dobře vysychala i uvnitř. Přilepením kablika zajistíme před tahem.

Spodní podložka P1 má výrezy a drážky pro vyvedení měděných proužků dvojčete. Výkres ukazuje dosti jasně, jak jsou protaženy. Dbejme jen, aby se dvojče nedotýkaly, kazily by přednes a mohly by vzniknout zkrat. Shledáme-li, že polepy dvojčete špatně drží, zajistíme je před sešroubováním jemným nátlakem řidkého celuloidového laku. Poté dvojče upevníme do krabičky a opatrnl připájíme jeho přívody na kablíky. Nato si připravíme vzpěru V z celuloidového pásku asi 2×0,3 mm, ohnutou v nahrátych kleštích do tvaru, naznačeného ve výkresu. Posadíme ji

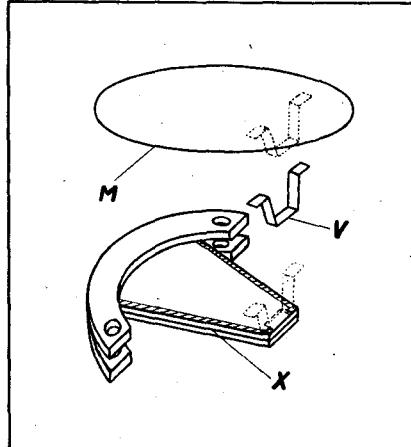

zkusmo na konec dvojčete a napružíme tak, aby celou dolní plochou přiléhala ke konci krystalu a horní konečky vyčívaly asi 1 mm nad okraj krabičky. Nato vzpěru připevníme k užšímu konci dvojčete X a ponecháme několik hodin v klidu.

Zatím si připravíme zbývající části. Je to předně membrána, na níž budeme po-

Tak asi vypadá sluchátko, vložené do ucha, v jehož boltci samo drží celuloidový závit F.



třebovat kousek smytého, dokonale rovného a velmi tenkého (0,1 mm) fotografického filmu (svitkový film). Dále víčko z kotoučku D s kroužkem C, což obojí vystříhneme z celuloidu, do destičky zlepíme „komínk“ E z pertinaxové trubičky asi 6–8 mm silné, a konečně závitovité křídlo, které při udaných tvarech a rozdílu zachytí dobré za boltec pravého ucha a bezpečně v něm sluchátko udrží, aniž vznikne pocit únavy. Pro levé ucho mělo by křídlo týž tvar, ale zrcadlový obraz.

Když vzpěra přischla, napneme čtyřmi hřebíčky celuloid, určený pro membránu, na rovné prkénko, podložíme čistý papír, potřeme okraj krabičky B a dosedací plošky vzpěry V celuloidovým lakem, položíme na film, zatížíme tak, aby otvůrkuem o mohly unikat výparové ředidla a dáme schnout, nejlépe přes noc a do tepla, ne ovšem takového, až by se dvojče rozplustilo ve své krystalové vodě. Bohatě stačí teplota pokojová nebo nejvýš 35° C. Nezačnete-li další práci po dokonalém zaschnutí, rozlučte se hned s vyhlídkou na dobrý výsledek.

Když membrána dobrě zaschlá, odstrňme její okraje těsně u krabičky a můžeme sluchátko zkoušet zatím tak, jak je. Připojíme je přes kondensátor asi 0,1 μ F jedním polem na anodu přijimače, druhým polem na kostru a přes oba póly dáme odporník asi 0,5 M Ω , abychom vyloučili možnost nahromadění značného stejnosměrného náboje prolínáním isolacním odporem kondensátoru, a tím prasknutí krystalu. Reproduktor přijimače vyradíme přerušením sekundáru, a pak už můžeme poslouchat. Přítom nezapomeňme, že devítivattová koncová pentoda, ještě k tomu nezatižená odporem reproduktoru, je trochu „těžkou“ rezervou pro sluchátko. Musíme proto zpravidla zůstat s regulátorem hlasitosti docela na začátku, ale už můžeme posoudit, zda sluchátko dobré „hráje“, zda snese přiměřenou hlasitost bez skreslení, šramotů, chraplavého hlasu. Protože krystal hraje velmi jasné vysoké tóny, budete připraveni na to, že uslyšíte také poruchy jasnéji, zejména však řec a hudbu.

Když jsme vyzkoušeli, že sluchátko pracuje správně, nalepíme ještě části C a D s E, a poté závit pro vložení do boltce. Na okraj membrány nanášíme celuloidové lepidlo méně, abychom ji nerozmocili a nezpůsobili její zborcení nebo proděravění. Po několika hodinách schnutí je sluchátko konečně hotové a tu se z něho teprve můžeme těšit.



Zkoušeli jsme je na tónovém generátoru a shledali jsme, že sice nedává zcela rovnoměrný poslechový dojem směrem k hlubokým tónům, přece lze bezpečně slyšet ještě 50 c/s. Ve výškách ovšem dělá divy, a to se pozná zejména při dobré hudbě. Váží poněkud, že posloucháme jedním uchem, není však problém vyrobíti si po úspěchu sluchátko dvě. Zvlášť dobré služby však sluchátko prokáže při poslechu venku, kdy konečně můžete využít přednosti trpasličích elektronek a přijimačů, a můžete dokonce poslouchat při chůzi nebo jízdě na kole, aniž vás ostatní budou považovat za mír-

ně nenormální, jako by jistě učinili, kdyby vás viděli s obvyklými sluchátky.

K připojování těchto sluchátek je zapotřebí uvážit, že nemají uzavřenou stejnosměrnou cestu. Nemůžeme je tedy zapojit na př. mezi anodu a baterii jako sluchátka magnetická, kde jsou cívky, které mohou vést proud. Jeden způsob připojení jsme již uvedli, jindy připojíme sluchátko paralelně k anodovému pracovnímu odporu elektronky anebo místo něho dáme nf. tlumivku, resp. sekundár nf. transformátoru. Rozumí se, že přístroj jen pro sluchátko nemusí mít na koncovém stupni devítivattovou pentodu, zpravidla vystačí s běžnou vf. pentodou. Pro dostatečně hlasitý poslech potřebujeme však zase alespoň 10 a raději 30 voltů, takže u běžných přístrojů nemůžeme sluchátko připojovat před stupeň koncový, kde bývá napětí jen několik voltů. Také u krystalek jsou poměry komplikovány okolností, že krystalové sluchátko je kondensátorem, a museli bychom k němu připojovat paralelně odpor. Menší citlivost běžné úpravy však sluchátko krystalové vylučuje z použití pro krystalku a přístroje s výkonem příliš malým.

Nejsnáze bychom získali větší citlivost, kdyby bylo lze použít krystalového dvojčete z tenčích a užších destiček. Dověděli jsme se, že sluchátko tohoto druhu máj dvojče jen asi 0,6 mm silné a 5 mm široké, zatím co naše je zhruba dvojnásobné. Než bude podobné dvojče na trhu, mohou domácí konstruktér zkoušet ještě další způsoby zvětšení citlivosti. První možnost dává t. zv. tlaková transformace. Po nalepení membrány kontrolujme vlasovým pravítkem (nebo jakýmkoliv rovným pravítkem), zda je membrána přesně rovná. Poté zbrusíme podložku C tak, aby mezi membránou a destičkou D bylo jen několik desetin milimetru výše. Otvírek ve zvukovodu E zmenšíme až na 3 mm. Malé výchylce membrány pak odpovídají značně posunutí vzduchu ve zvukovodu a tím dosahujeme jakéhosi převodu „do rychla“. Těhož můžeme dosáhnout pákovým převodem mezi krystalem a membránou, v podstatě podobně, jako je proveden převod mezi raménkem jehly a membránou u akustické gramofonové zvukovky. Zde ovšem učiníme páku co možná lehkou a pevnou (celuloidový pásek na výšku) a kloub nahradíme ohebným spojením s kostrem sluchátko.

Jiný způsob přenosu zvuku je mechanicky přímo do chrupavky v ušním zvukovodu. Bylo by to možné provést připojením hliníkového drátu asi 1 mm silného na konec dvojčete kolmo na jeho plochu, t. j. ve směru výhylek, a jeho vedením v trubičce, podobně zvukovodu nynější úpravy tak, aby se nemohl ohýbat, po případě ulomit krystal. Drátek by z vodicí trubičky nepatrně vyčníval a opíral by se rozšířenou obloukou hlavičkou o stěnu ušního zvukovodu. Přenos zvuku tímto způsobem je velmi účinný, jak se můžeme přesvědčit pokusem, a je pravděpodobné, že i obyčejně silné dvojče dáválo by značnou hlasitost a hlavně dobrý přednes hluškých tónů. Zatím předkládáme tyto námy čtenářům, kteří by je chtěli vyzkoušet sami. Také se pokusíme krystalové sluchátko ještě zdokonalit a podáme o tom rovněž zprávu. Naštěstí věříme, že tento námy uvítají i naši výrobci a přinesou na

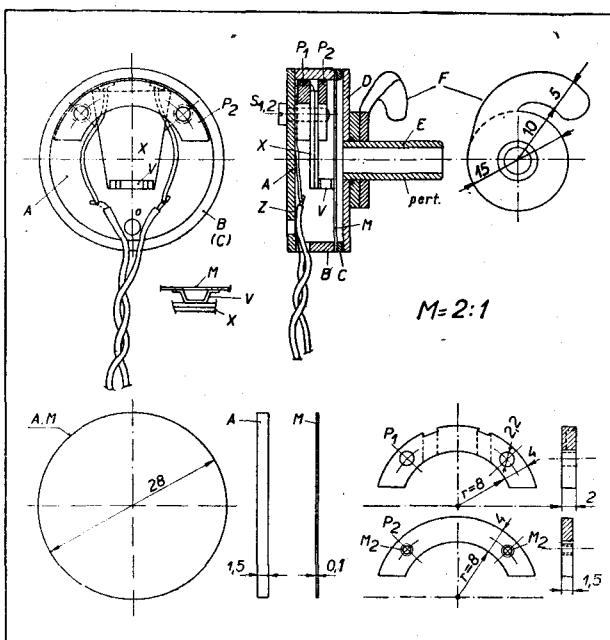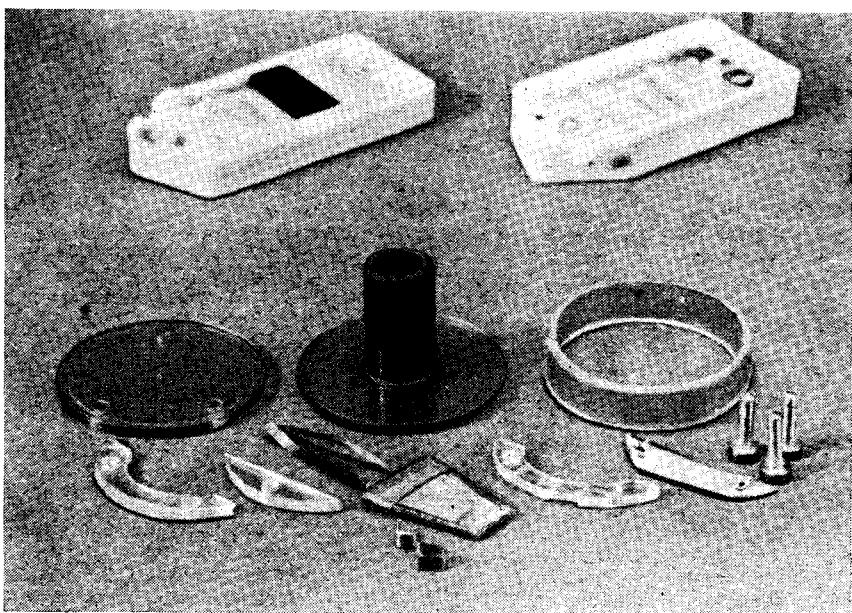

Součásti sluchátko:

Vpředu vlevo podložka P2, příponka přívodu, kterou jsme nahradili jeho přilepením, krystalové dvojče a plechová výzdvaha, nahrazená v konečné úpravě výzdvrou tvaru U z celuloidu, podložka P1 a plechová podložka se šroubkou, k bezpečnějšímu sevření dvojčete. Za tím základní destička A, destička se zvukovodem C + D + E, kroužek B. V pozadí „pozůstatky“ původní hlavice krystalové přenosky, z nichž jsme použili dvojče.

Výkres sestavení a hlavních součástek sluchátko.

trh buď úplná malá krystalová sluchátka za přijatelnou cenu, anebo alespoň výběr krystalových dvojčat pro domácí konstruktéry; od nich také čekáme brzké zprávy, jak se jim krystalová sluchátka osvědčila.

Suchý usměrňovač

V současné době lze koupit větší množství dotykových usměrňovačů. Podobné usměrňovače, i když méně jakostní, je možné lehce a lacino vyrobit doma. Do libovolné skleněné nádoby zavěsí se jako kathoda a anoda plechové měděné kotoučky. Elektrolytem je 10% roztok louhu draselného. Na kathodu i anodu zavedeme napětí 1,7 V (stejnosměrné). Měď se okysličí na černý CuO, což trvá 20 minut. Pak se polarita obrátí. Vyvijí se vodík a CuO se redukuje na Cu₂O, který je červený. Po

uschnutí a lehkém otření flanely pracuje tento kotouček jako usměrňovač. Sběrný doteč může být stejně velký kotouček zinku. Oba dva kotoučky musí však být přitlačeny dosti značnou silou, alespoň na 1 cm². Síla kotoučku měděného asi od 0,5 mm do 1 mm, kotouček zinkový může být slabší. Nejlepší je, jestliže si oba dva kotoučky nasekáme průbojníkem. Hustota proudu na 1 cm² je 13 až 17 mA, podle sily kysličníku a čistoty mědi. Proti selénovému usměrňovači má tento horší vlastnosti, větší odpor ve směru průchodu, opatně však menší. Je ovšem velmi levný. Kotouček, jehož r = 1 cm, usměrňuje tak asi 50 mA. Je dosti odolný proti přetížení. Usměrňovači články je možno spojovat seřiově i paralelně. Mechanický způsob spojování je znám. Čtenářům, kteří tento návod znají, připomínám, že pochází z „kamenné“ doby, radioamatérství. M. V.

PŘÍMO ŽHAVENÉ ELEKTRICKÉ PAJEDLO

Rozhodli jsme se vyzkoušet novou úpravu pajedla, kterou jsme shlídli v zahradních prosppektech a která se zdála na první pohled dokonale odstraňovat četné závady úprav dosud běžných. I když výsledky ukázaly, že není universálním všešlémek, je přece tak výhodná, že se nerozparkujeme předložit ji svým přátelům.

Podstatu prozrazuji snímky. V pistolové rukověti je namontován transformátor, měnič napětí sítě na 0,5 voltu. Toto napětí prohání proud řádu 100 ampérů měděným drátem, stočeným do tvaru vlásničky, který je současně topný i pájecím těleskem. Tak odpadá vysoké napětí z topeného těleska, kde je vždy obtížně isolujeme. Za druhé není tu značný tepelný odpor mezi topným a pájecím těleskem, jako u běžných úprav. Konečně pájecí tělesko je malé, takže jeho časová konstanta je krátká: provozní teploty dosahujeme za 2 až 3 vteřiny, zatím co obyčejné pajedlo se ohřívá asi právě tolik minut. Tato rychlosť dovoluje ponechávat pajedlo vypnuté a zapnout je právě jen ve chvíli, kdy spájíme. V rukověti pistole je proto tlačítko podoby spouště, které smačkнемe, když pajedlo vezmeme do ruky a uvolníme hned, jakmile přestaneme spájet. To znamená podstatnou úsporu proudu, ale také času v případech, kdy pro občasnou práci nechceme nechávat pajedlo trvale zapojené a pak, když je právě potřebujeme, musíme trpělivě čekat. Úspora proudu je značná, podle okolnosti až 90 %. Pajedlo pracuje skoro okamžitě po zapnutí a má jen tu nevýhodu, že jeho tepelná kapacita je malá, takže sice dokonale spájí dráty až do síly drátu na tělesku, spájecí očka, tenké plíšky a pod., vypovídá však službu na masivních součástkách kovových, kde je ochlazování tak veliké, že tepelná rezerva drobného těleska nestačí. Také vzácný materiál odporový a topný tělesko ušetříme; měděný drát je laciný a snadno i rychle jej vyměníme.

Hlavní části pajedla je transformátor v rukověti. Pajedlo, které vidíte na snímci, mělo v tělesku asi 35 wattů, spotřebu po oteplení (kdy odpor těleska stoupne) 40 W, bylo by však vhodné z důvodů, které jsme prve uvedli, vyrobít je se spotřebou asi 100 wattů, aby topný drát — v našem případě 1 mm silný — mohl být aspoň 1,5 mm silný a vystačil i pro spájení těžších předmětů. Je jasné, že nemusíme transformátor navrhovat pro trvalý příkon 100 W, protože pracuje jen krátké okamžiky a většinu času je vypjat na primárně, takže se může volně ochlazovat. Proto volíme asi čtyřnásobné proudové přetížení vinutí a magnetickou indukci v jádře 15 000 gaussů. Na sekundáru potřebujeme asi 0,5 V, pro 100 W přísluší proud 200 ampérů, průřez sekundárního vinutí volíme 15 mm². Nejlépe se na vinutí hodí holý měděný pásek tak silný a široký, aby se vinutí vešlo do jedné vrstvy. V daném případě by to bylo na př. 3×5 mm. Počet závitů odhadněme na 5, t. j. 10 záv. na volt, průřez jádra transformátoru 3 cm².

Pro primár 120 V potřebujeme zhruba 1000 záv. (asi o 20% méně vzhledem ke značným ztrátám v přetížené mědi), pro 220 V asi 1850 závitů. Pro 100 W je

Návrh a výsledky zkoušek nové úpravy důležitého nástroje

Dt. S. 621.79

proud při 120 V 0,83 A, pro 220 V 0,45 A. Tomu by odpovídaly průměry drátu 0,65 mm, resp. 0,48 mm. Protože chceme čtyřnásobné proudové přetížení na primáru, volíme průměr poloviční, t. j. zhruba 0,3 nebo 0,22 mm. Jádro musí mít okénko asi 500 mm², aby se tam pečlivě provedě vinuti vešlo. Rozumí se, že transformátor vineme jen pro jediné síťové napětí, aby nebyl zbytečně veliký a těžký.

Vhodné jádro pro tento větší výkon mělo by asi tyto rozměry: šířka sloupku asi 20 mm, výška jádra 15 mm, rozměry okénka na př. 35×15 mm. Rozměrům okénka přizpůsobíme vždy průřez pásku na sekundárním vinutí, tak aby bylo účelně využito jeho plné šíře. Pamatujme při tom, že potřebujeme pro n závitů pásku šířku okénka rovnou (n+1) krát šíře pásku, zvětšenou ještě o mezery mezi závity, které vytvoříme vinutím provázku současně s páskem.


Abychom co nejlépe využili místa v jádře, jehož nemáme nazbyt, vineme nejradiji samosponzorou cívku. Těsně na jádro přijde těsná čtyrhranná trubka z lesklé lepenky, navinuté do síly asi 1 mm. Tu navlékneme, na vhodný dřevěný trn, s otvorem pro hřidel naviječky, po stranách přiložíme dřevěné podložky se zářezy pro vývody a to celé upevníme na naviječku, nebo jen na kliku v jednoduchém ložisku, drženém ve svěráku. Pak začneme vinutí, při čemž tenký drát primáru nastavíme vhodným isolovaným kablíkem a zajistíme proti vytržení přívázáním provázkem. Vineme závit přesně

Po sejmítu jedné z vidlic vidíme podrobnosti tlačítkového spinače, vyvedení síťové šňůry a vpředu několik spojů, které byly připájeny tímto pajedlem.

vedle závitu, asi 1,5 mm od kraje trubky skončíme, ovinem vrstvu jemným hedvábným papírem. Je výhodné, můžeme-li vinuti prosytý hned teď bakelitovým lakem k napouštění vinutí. Pak vineme další vrstvu, zase skončíme před krajem trubky; vrstvy prokládáme a postupně o něco zkracujeme, až navineme celé primární vinutí. Konečný vývod zase zesílíme a zajistíme. Na to navineme asi 1 mm silnou vrstvu tenké lesklé lepenky a přichystáme sekundární vinutí. Je výhodné, můžeme-li závitům dát vhodný tvar předem na formě ze dřeva, kterou vyrobíme podle rozměrů a tvaru cívky primární. Silný pásek musíme totiž do správného tvaru nutit přitloukáním paličkou a na to by při neopatrnosti mohlo doplatit vinutí primární. Po zformování pásek sice pruží, snadno jej však nasadíme na cívku a po utažení zajistíme přivázáním konci pevným motouzem. Konce si vyvedeme tak, aby se nám snadno připojovaly k dalším vývodům.

Než transformátor sestavíme, vypečeme jej. Zapneme samotnou cívku primární bez jádra přes vhodný odpor (žárovku) na síťové napětí tak, aby byla po několika minutách dosti teplá, a ponecháme ji tak několik hodin. Bakelitový lak se přitom utvrdí a upevní vinutí. Při svých pokusech jsme původně vinutí zakapávali jen zalévací hmotou a neimpregnovali. Po zapnutí do více méně zkratových podmínek se vinutí rychle otepnilo a vzduch, který z něho prudce unikal, vyhol krajní závity z cívky, takže vznikl jednak zkrát a také spojení na kostru. Pak bylo sice pájecí tělesko jen vlažné, zato transformátor byl horký a primárním vinutím z drátu 0,2 mm teklo 0,8 A. Proto je účelné transformátor „vypéci“ předem a vinutí zajistit tvrditelným lakem. Je pak zajímavé, jak těžké pracovní podmínky snese bez poruchy prostý smalt.


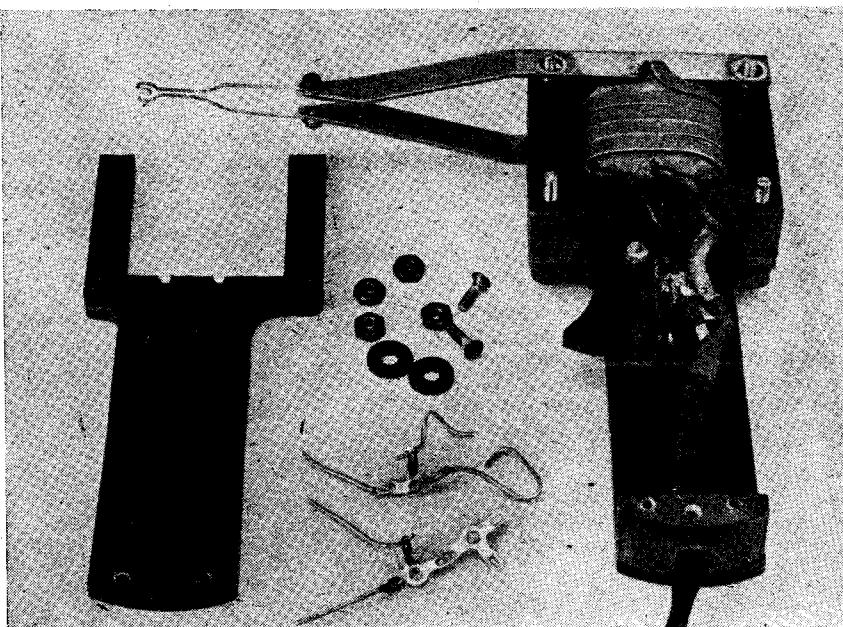
Ostatní úprava pajedla je zřejmá z obrázku. Transformátor je sevřen mezi dvěma vidlicemi ze silného pertinaxu, které tvoří zároveň rukověť. V něj je vestavěn prostý tlačítkový spinač na způsob ko-



houtku pistole, kterým uzavíráme primární obvod. Na sekundární vinutí jsou připojeny dva měděné pásky, izolované připevněné po stranách horní části jádra. Jejich konce jsou zúženy a nahnuty k sobě; do nich jsou zapájeny šrouby, jimiž upevňujeme topné tělesko-drát. Pro uvedený typ může to být drát až 1,6 mm silný, jehož střed ohneme bud do tvaru, který ukazuje snímky, nebo do tvaru ještě komplikovanějších, směřujících k tomu, aby pájecí místo mělo větší tepelný obsah a lépe bylo přizpůsobeno práci, kterou chceme provádět. Není třeba obav, že pájka, která po případě drátový meandr zaledne, způsobí zmenšení odporu. Podle měření na kousku spájecího drátu jsme

Sestavené pajedlo, připravené k použití. Má výkon asi 35 W, spotřebu 40 W a je teplé za tři vteřiny po zapnutí.

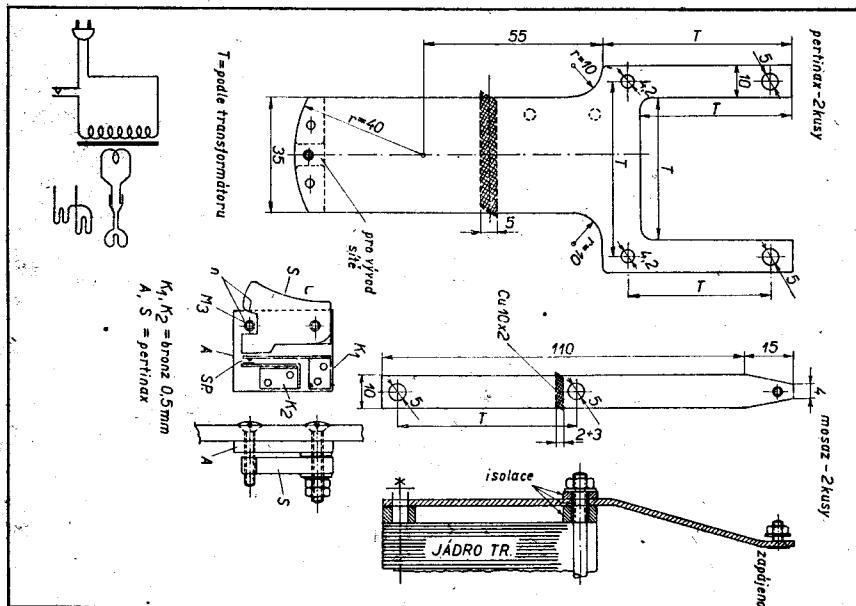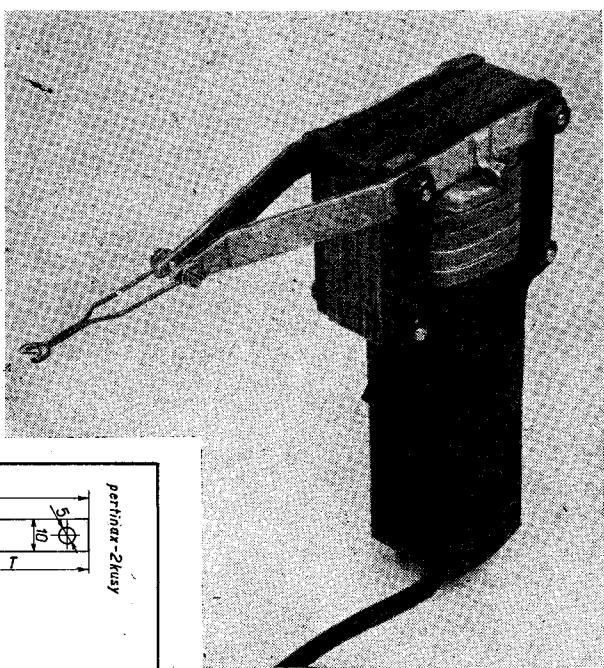
K výkresu dole:
Vpravo nahore jedna ze dvou pertinaxových vidlic, které drží jádro, pod tím měděný pásek jako vývod k pájecí snyčce, vlevo úprava tlačítka s spináčem primárního obvodu a konečně úplné zapojení pajedla. Míry, označené T, řídí se podle rozmerů transformátoru.



vypočtli, že běžná pájka má měrný odpor asi 90krát větší než měď.

Na snímku součástek jsme ukázali i několik spojů běžných drátů a spajecích oček, které jsme s touto letovátkou provedli. Při tom měla výkon podstatně menší než ona, kterou doporučujeme stavět. Nedařilo se spájení na masivní nýtovací zdísku, alespoň ne dosti rychle. S větším typem však i tato práce bude možná.

K přednostem této pajetky patří i to, že tělesko je štíhlé a že je můžeme rozehnávat až když je máme bezpečně přiloženo, takže se dostaneme bez poškození i na místě těžko přistupná a dále taková, u nichž je nebezpečí přehřátí. Podle okolnosti bylo by možné volit ještě větší přetížení vinutí a jádra a tím dosáhnout dalšího zmenšení rozměrů a váhy, až na hodnotu pajedel běžných. Kromě toho usnadňuje práci i nový způsob úpravy s pájecím hrotom poměrně blízko rukověti. (Je vůbec nepochopitelné, proč se výrobci elektrických pajedel drží při volbě rozměrů i tvaru pravěkého vzoru pajedla k ohřívání v dřevěném uhlí, které muselo být dlouhé, aby rukověť neshofela.) Věříme, že tento námet prospěje našim čtenářům buď přímo nebo tím, že je pobídne k dalším zkouškám a zlepšeným konstrukcím, jichž v oboru radiotechnické výroby není nikdy dost.

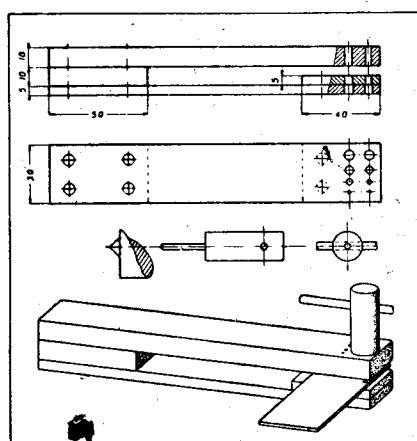

LACINÝ DĚROVACÍ PŘÍPRAVEK

Při stavbě přístrojů musíme často dělat otvory do plechu nebo do pertinaxu, což při vrtání zabere dosti času. Tento úkol usnadní prostý přípravek, který vyhoví pro železo až do 1 mm a pertinax do 5 mm. Třmen je z pás. železa 30×10 a 30×5 mm. Horní rameno volíme silnější, neboť tvoří yedení pro průbojníky. Než dámme mezi ramena vložku a cekle po svrtání spojíme nýty se zapuštěnou hlavou, připevníme ke konci dolního ramene destičku oceli asi 5 mm silnou, která bude

tvořit matrice. Připevnit ji můžeme svarem nebo nýty, ne však pájkou, neboť by se nám při kalení odloupala. Při vrtání otvorů vložme mezi rameno a destičku kousek prkénka, aby ramena nesvírala vrták. Otvory v dolním rameně až k matrici můžeme převrtat na větší průměr, aby výsekysy snadněji vypadávaly. Po vyvrácení otvorů, jichž průměr volíme podle potřeby své dílny, matrice zakalíme. Zbývá jen zhotovit průbojníky; potřebujeme jich totiž, kolik je různých průměrů otvorů. Jejich výše mezi matricí je asi 0,1 mm a v nouzí je můžeme vyrobit ze zbytků přelamávaných spirálních vrtáků, naražených do kousku měkké válcové oceli s vratidlem pro srazní vytahování. Je také výhodné, vytvoříme-li na spodní ploše průboje jemný hrot. Usnadníme si tak vkládání na střed budoucího otvoru, označený důlkem.

Materiál matrice a průbojníku C 60 pro naše potřeby úplně postačí, nemusíme mít žádnou speciální ocel. — Při děrování založíme materiál mezi ramena třmenem, vložíme průbojník a různými údery kladiva prorazíme otvor, který je poměrně čistý a dříve hotov než jinak.

Vilém Mayer.

Nedávno byl v USA sestrojen neobyvklý druh elektrického mikrometru, přesnosti dosud v průmyslu nepožadované, který může zajišťovat pohyb nebo změny asi tří stotisíciny milimetru. Dá se jím měřiti výše tisku novin nebo 50tisícina šíře písmene. Je tak citlivý, že může zaznamenati malé změny jako délku vlny světa, jež se bere za základ při jeho využívání. Nové vědecké měřidlo využívá zásady modulace kmitočtu (FM). Není třeba měřeného předmětu se dotýkat. Na tomto objevu pracovali technické ústavu Battelle Memorial, a ve válce ho již bylo použito počátkem k měření odchylek rychloběžných obrábcích strojů pro výrobu leteckých motorů.

Přístroj je též základem zařízení, používaného k měření a zaznamenávání změn v krytalové struktuře při rychlém zahřívání oceli, na př. při elektrickém sváření.

-AIS

Pro pozorování velmi pomalých jevů (zaznamenání doba relé, indikátorová zkouška Dieslových motorů, elektrokardiografie a pod.) se sestrojil DuMont, jako doplněk ke svému standardnímu osciloskopu, generátor pilových kmitů s rozsahem 0,2—125 c/s a špičkovým napětím až 450 V. Generátor má zvláštní zařízení pro udržení naprosté linearity. -rn-


VOLTMETROVÁ PISTOLE

Není to záliba v symbolech a zbraních války mocené ské, která vedla autora k popisované úpravě stejnosměrného voltmetu ve tvar pistole. Je to upřímný zájem, aby naši opraváři, radiomechanikové i amatérští mohli pracovat nejenom dobře, nýbrž i snadno a pohodlně. Uvažte, oč rychleji měříte s přístrojem, který držíte v jedné ruce, spolu s pohledem na dotykový hrot vidíte i na jeho stupnici, můžete měřit všechna běžná napětí v přijimači nebo zesilovači a máte pravou ruku volnou pro zábramy nebo jinou práci. Dnes, kdy malý přístroj, vyobrazený na snímku, lze koupit poměrně levně, není překážek, aby každý, kdo často kontroluje nebo opravuje přístroje, používal této výhodné úpravy.

Dáte-li si práci zamyslit se nad pracemi, které musíte často opakovat, shledáte, že je řada způsobů, jak si je upravit, aby byly snadné a rychlé. Dosahujeme toho předně studiem příslušných pohybů a manipulací, které lze leckdy pronikavě zjednodušit, a za druhé vhodnou úpravou pomůcek, jejich ukládání a řízení. Úspory takto dosažené jsou tak veliké, že se na př. americkém průmyslu už dávno vyuplatilo zaměstnávat techniky s pověřením provádět tyto studie a bojovat o každou vteřinu zbytečné ztráty času a o každý zlomek

wattu zbytočného výkonu. U nás se tyto snahy dosud v plné míře nerozvinuly, zejména ovšem ne tam, kde nejdé na pohled o práci seriouvu, nýbrž kusovou, s individuálními operacemi. I tam se však najde dosti námětů pro úsporu, a jedním z nich je právě kontrolní měření v přístrojích. Voltmetr na snímku je upraven v podobě pistole; jeden jeho pól připojujeme skřipcem na společný pól napětí, v přijimačích to bývá zpravidla kostra s pólem záporným, druhý je na hrotu. Rozsahy jsou jen čtyři: bez stisknutí tlačítka má přístroj rozsah 500 V, stiskneme-li tlačítko, označené „100“, vyřádíme příslušnou část předřadného odporu a máme rozsah 100 V; podobně při dalších rozsazích, kde ovšem nevadí, stiskneme-li současně tlačítka rozsahů vyšších. Toto stisknutí obstará palec ruky, držící pistoli, takže všechnu práci s voltmetrem zastane jediná ruka. Práce je o to rychlejší proti obvyklému způsobu, že nemusíme měnit směr pohledu při dotykání a měření, jak to vyžaduje běžné úpravy.

Dvě pertinaxové destičky, D1 a D3, jejichž tvar a rozměry jsou na výkresu, tvoří klec pro měřicí přístroj malého vojenského typu a zároveň rukovět. Těsně pod přístrojem jsou tři tlačítka, jejichž nosičem je destička D2, a ta má také očka pro připevnění předřadných odporů. Tlačítka jsou z pásků pružné mosazi pl.-3, provlečených dírkami v D2. Po stisknutí tlačítka z kousku isolacní tyčinky přitiskne se příslušný pásek na příčný pásek p4. Dotyk stačí mosazný, protože v se-

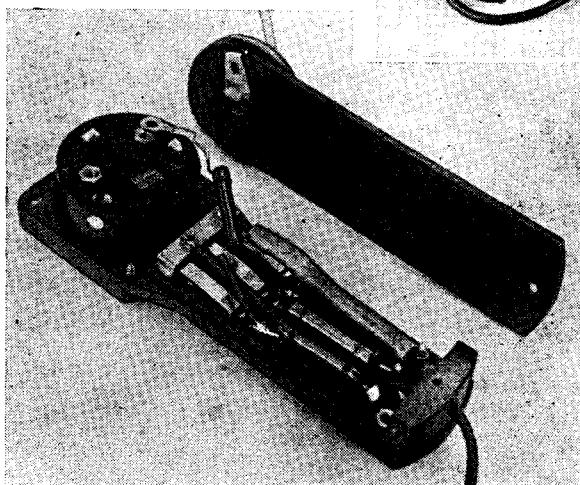

kem kouskem gumové hadičky. Dole jsou D1 a D3 připevněny šrouby do silného pražce z fibru, pertinaxu nebo texgumoidu. Dírkou uprostřed prochází asi 70 cm dlouhý kousek ohebného isol. kabliku, který má na konci skřipec (krokodilek) k připojení na kostru. K destičce D1 je přístroj připevněn šrouby ve své přírubě, destička D3 je přitažena k přístroji jeho přivodními šroubkami, které do destičky zapustíme a proti dotyku chráníme asfaltovým zálivem. Aby byl vnitřek rukověti chráněn před dotykem a prachem, přetáhneme postranní plochu páskem celuloisu, lesklé lepenky nebo tenkého pertinaxu. K jeho snazšímu umístění je D2 o stupinek menší než D1, takže vznikne okraj, který krycí pásek zadružuje.

Nejvhodnějším přístrojem pro tento účel je miliampermétr se základním rozsahem 0,1 až 0,5 mA, který dává podle toho 1/10 = odpor na jeden volt (t. j. 10 až 2 k Ω). Podle toho vybereme a po případě upravíme předřadné odpory (viz článek v předešlém čísle a také v čísle 5/6 1944). Pro většinu prací vystačíme s presností do 5 %, a pak stačí dobré odpory hmotové. Malé přístroje mají sice krátkou stupnici a tím nedovolují zvláště přesné odečítání, zato jsou však dobře vyváženy a dovolují odečítati v libovolné


rivi s dotyky jsou veliké odpory předřadné, vůči nimž nemá vliv několik ohmů přechodového odporu na dotyku, které nejvíce se tu mohou vyskytnout. I dotyku stříbrných můžeme ovšem použít, máme-li na rozebrání starší vlnový přepínač.

Na destičku D3 upevníme vzadu mosazný hrot, nakloněný pod úhlem 30° vůči kolmici; je chráněn v celé délce špagetou. Volme ji o něco málo tenčí než hrot a navlékneme ji těsně, aby pevně seděla. Upevnívací matičku chráníme před doty-

Hoření snímky ukazují přístroj sestavený a rozebraný, s pohledem na soustavu tlačitek a předřadných odporů v dutině rukověti.


Dt P
621.317.725:
621.3.024

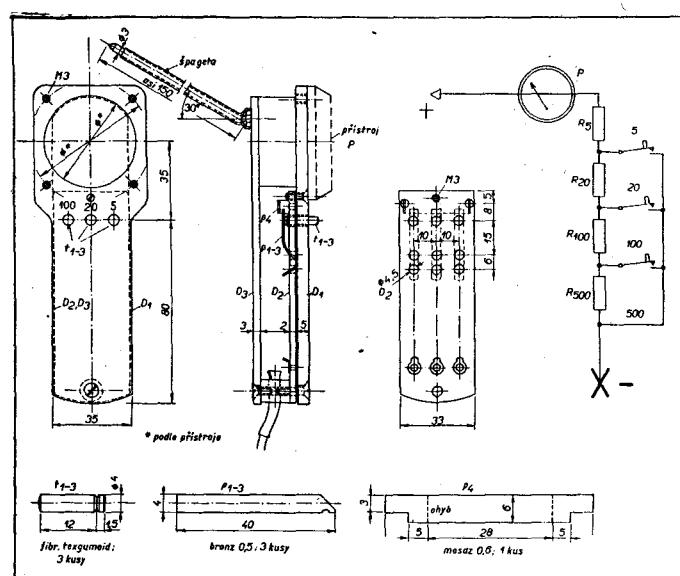Sestavení a součástky voltmetrové pistole. Otisk výkresu v red. t. l. za Kčs 8,—, pošt. výlohy po 3 kusy.



poloze. Podobné měřidlo lze ostatně vyrobít i s větším přístrojem, na př. 90 až 120 mm. Je také možné upravit je tak, aby se hrot dal odnímat, a pak je přístroj upraven i pro jiná použití, na př. s vhodným doplňkem pro měření proudů a pro měření střídavá. Nejčastější a nejpotřebnejší jsou však v radiových přístrojích měření stejnosměrného napětí a proto jsme zatím upravili přístroj co možná jednoduchý.

P.

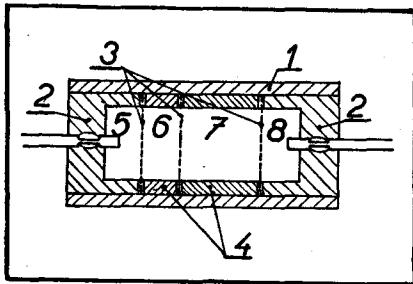

Nový etalon napětí

Dosud používané etalony napětí, na př. Westonův normální článek, jsou obvykle stavěny do skleněných nádobek, nejčastěji tvaru H. Jsou choustivé a snadno se rozbití; svým tvarem, provedením a konečně i rozměry se dobře nehodí k zamontování do přístrojů. Podle novější zprávy byla vytvořena zvláště malá, pevná a nevylitelná obměna Westonova elementu. Tvar a rozměry jsou jako u malého pevného kondenzátoru; proto lze tyto články snadno skládati v baterie, je-li potřeba většího napětí.

Element je vestavěn do malé trubičky (1) z umělé hmoty ϕ 10 mm a 16 mm dlouhé, na koncích hermeticky uzavřené. Oběma čely (2) procházejí přívody z železného drátu. Prostor uvnitř je rozdělen třemi průlínatými stěnami (diafragma) (3), upevněnými mezi dvěma distančními kroužky (4) a zvýšenými okraji obou čel na čtyři komory. Obě krajní komory (5, 8) jsou vyplněny rtutí, po případě amalgamem kadmu. V komoře 6 je pasta síranu rtutného Hg_2SO_4 , v komoře 7 je nasycený roztok síranu kademnatého s několika krystalky téhož stranu ($CaSO_4$). Velikost článku je tak volena, že po půl roce skladování je schopen dodávat trvale po dobu dalšího půl roku proud 1.10^{-6} A. Jeho napětí je 1,0180 V při $20^\circ C$. Malá odchylka od napětí normálního článku Westonova je způsobena železnými přívody. Největší odchylka od udaného napětí 1,0180 V, pozorovaná v nezatíženém stavu během půl roku, byla $\pm 1.10^{-3}$ V. Teplotní koeficient na rozdíl od ostatních normálních článků je pozitivní. Jeho hodnota je $+8.10^{-5}$ V/ $10^\circ C$ v rozmezí od 0 do $50^\circ C$. Vnitřní odpor je asi 150 ohmů. Článek se neporuší ani většími teplotami. Při event. spájení je nutno dbát, aby se vývody příliš neohřály, jelikož by se mohlo porušit těsnění přívodů v hmotě čela.

Vladimír Šefl.

DOUTNAVKOVÝ ZKOUŠEC

Mnohostranný, měřicí přístroj

pro mladé radioamatéry

Ideálem každého amatéra je a zůstane voltmetr s malou spotřebou, ampérmetr a dobrý ohmmetr, případně můstek. Většinou jsou však tyto přístroje drahé a proto si je zejména mladší amatéři nemohou opatřit.

Pro běžná měření na zesilovačích a přijimačích, kdy vystačíme s menší přesností, stačí i jednodušší přístroje, t. zv. zkoušecky. Zde je návod na prostý, ale mnohostranný přístroj tohoto druhu. „Měří“ napětí stř. a ss od 2 do 7,5 V (žhavení), od 100 do 600 V (anodová a síťová napětí), proudy od 20 do 50 mA (koncové elektronky), odpory od 20 do 200 ohmů (cívky, kathodové odpory, vinutí transformátorů), od 0,1 do 2 megohm a kapacitu od 2 do 50 nF (anodové, mřížkové a filtrační obvody). Skládá se ze dvou nezávislých částí: v jedné je „měřicím“ trpasličí žárovka, ve druhé malá doutnavka.


Žárovková zkoušečka.

Trpasličí žárovka 6 V/40 mA (pro zadní světlo kol) je zapojena v serií s obvyklou plochou baterií 4,5 V. Vývody jsou ke třem zdírkám. Na svorkách 2–3 (samotná žárovka) zkoušíme napětí asi od 2 do 7,5 V a proudy asi od 20 do 50 mA. Při napětí 2 V nebo proudu 20 mA je střed vlákna mírně začervenalý, při 4 V (asi 30 mA) červeně svítí. Tuto hodnotu můžeme kontrolovat podle vestavěné baterie. Při napětí 6 V (40 mA) svítí žárovka jasně oranžově a při 7,5 V (50 mA) jasně bíle. Několik srovnání známých napětí ukáže více než dlouhý popis. Odpory až asi do 200 ohmů můžeme zkoušet mezi svorkami 1 až 3, kde je do série se žárovkou zapnuta baterie. Nejmenší okem postřehnutelný rozdíl ve svítivosti způsobí odpor asi 20 ohmů; při 200 ohmech žene velmi slabě střed vlákna.

Doutnavková zkoušečka.

Hlavní součástí je zde malá doutnavka se zápalným napětím asi 110 V a lineárním potenciometrem 1 megohm. Odpory R₂, R₃, R₄ jednak omezují rozsahy, jednak tvoří ochranný odpor pro doutnavku. Síťové napětí 220 V, potřebné pro zkoušku odporů a kondensátorů odebíráme přes kondensá-

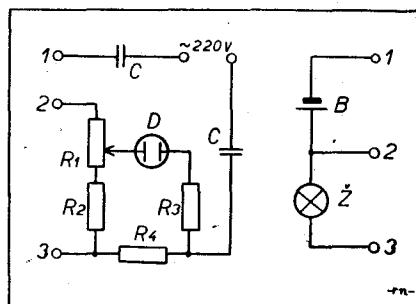Hodnoty součástí. R₁ – lin. potenciometr 1 megohm, větší provedení s přímým dotykem běžcem na odporové dráze, R₂, R₃ – 0,2 megohmu 1/4 W, R₄ – 1 megohm 1/4 W. – C – 0,1 μF / 3000 V~. D – doutnavka 110 V (bez ochranného odporu) Ž – žárovka 6 V/40 mA.



Pohled na všeobecnou zkoušečku zevnitř. Je vestavena do pevné plechové krabičky; přístrojovou zástrčkou se přivádí síťové napětí, k připojení žárovečních hrotů jsou izolované zdírky, na čelní straně, kde je i knoflík a stupnice doutnavkového voltmetru. Úprava může být i jednodušší.

tory C, které chrání přístroj před zkratem při zkoušení uzemněných součástí.

Na zdírkách 2–3 měříme ss. a stř. napětí. Odpory R₃ a R₄ tvoří ochranný odpor doutnavky, R₂ omezuje rozsah voltmetu na 600 V. Nejnižší měřitelné napětí je dáné zápalným napětím doutnavky. Před měřením postavíme potenciometr do polohy, kdy je mezi běžcem a svorkou 3 nejmenší odpor. Po připojení napětí zvětšujeme pomalu odpor, až v určitém bodě neonka zapálí; na stupnici potenciometru odečteme příslušné napětí. Při zkoušení odporu a kondensátorů přivedeme do příslušné svorky síťové napětí 220 V~. Jako ochranný odpor zde slouží jenom R₃, odpor R₄ omezuje vhodně rozsah stupnice. Zkoušené odporu nebo kondensátoru připojíme na svorky 1–2. Stejným postupem jako při měření napětí zjistíme místo zapálení doutnavky a na stupnici odečteme příslušnou hodnotu.

Ocejchování potenciometru (bude mít čtyři stupnice, totiž pro ss. a stř. napětí a pro R a C) provedeme podle známých odporů a kondensátorů, respektive napětí (síťová, v eliminátorech a pod.).

Vnější úprava je věci osobního vkusu. Zkoušečku je možno namontovat v nouzovém „na prkénko“. Velmi vhodné by snad byly též malé bakelitové skříňky, které se teď v různých obchodech vyrábají z vojenských zásob. Konečně je možno si dát vyrobit pro zkoušečku u klempíře železnou krabičku se zaoblenými hránami a nalakovat ji černým krystalovým lakem. Přístroj má pak tovární vzhled a snese i hrubější zacházení. Takové důkladné provedení vidíte na snímcích. V každém významu hledáme umístit žárovku a doutnavku do černé trubičky. Zmenší se tím vliv okolního osvětlení na přesnost odečítání a práce se zkoušečkou je pohodlnější. O. Horna.


OSVĚDČENÁ ZAPOJENÍ

Pro letní tábory:

TŘÍLAMPOVKA

na baterie s jedním
ladícím obvodem

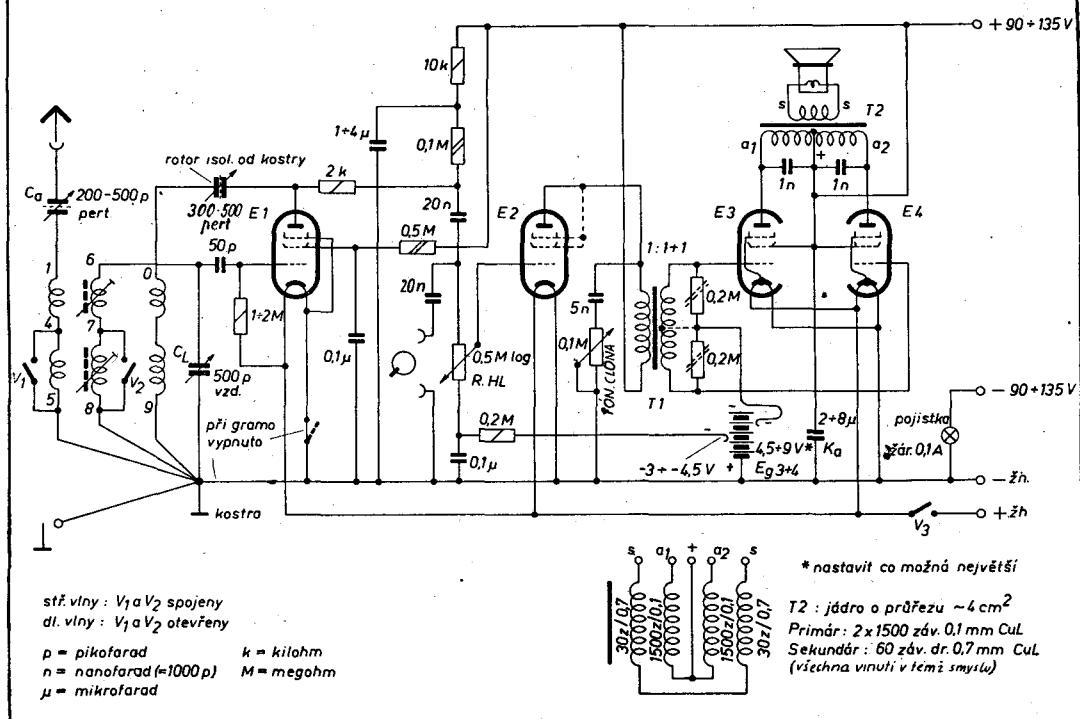Zapojení jednoobvodové třílampovky na baterie, určené pro poslech blízkých vysílačů na středních a dlouhých vlnách v letních táborech. Schema ve větším měřítku lze koupit v red. t. 1. za Kčs 9,—, poštovní výlohy Kčs 2,—.



Je už nejvyšší čas, chcete-li svůj tábor vyzbrojit přijímačem. Zapojení na vedlejším obrázku dává poslech podle volby elektronek a velikosti napětí anodové baterie i velmi hlasitý při poměrně malé spotřebě, stavba i úprava je prostá a přístroj i s baterií a akumulátorem může být v jediné skříni s reproduktorem, kdykoliv připraven odebrat se s vámi na koupání nebo na kratší výlet. Není to přijímač dálkový, stačí však s jednoduchou anténou pro poslech okolních vysílačů. Přístrojem lze jakostně přenášet hudbu s dešek (mechanický gramofon s přenoskou).


Vstupní ladící obvod jsme upravili jen pro střední a dlouhé vlny s běžnou cívkovou soupravou, na př. Palaba 6399 nebo jinou podobnou. Kdo touží po vlnách krátkých, upraví si ladící obvod podle kteréhokoli z předešlých jednoobvodových přístrojů. První elektronka pracuje jako pentoda s dosti velkým ziskem, za ní je regulátor hlasitosti. Následuje triodový zesilovač s transformátorovou vazbou na souměrný dvojčinný koncový stupeň v úsporném zapojení třídy B. Nemáte-li vhodný vazební transformátor s převodem asi 1:0,5 + 0,5 nebo podobně, použijte klidně nf. transformátoru jednoduchého (převod 1:3) a střed na sekundární straně vytvořte uměle ze dvou odpórů, jak je to vyznačeno na obrázku. Toto je dovoleno u koncových elektronek, upravených pro práci bez mřížkového proudu, na př. KDD 1, DLL 21, DDD 25 atd., a hlavně všecky jednoduché koncové pentody, jichž můžete použít rovněž (ovšem že vždy po dvou stejných). Nelze se, bohužel, podobně snadno zbavit nutnosti zvláštního výstupního transformátoru. Ten se však dnes již dá získat, anebo si jej poměrně snadno vyrobí každý sám. Hlavní údaje jsou ve schématu; také rozložení vinutí, jež je tím zajímavé, že sekundár obklopuje primář. Tím zmenšujeme roz-

ptylovou indukčnost a získáváme dokonalejší přednes výšek.

K napojení se hodí akumulátor buď olověný nebo oceloniklový podle druhu elektronek, za zdroj anodové energie buď baterie (pro hlasitý poslech potřebujeme vždy aspoň 100 V), neb vibrátor, napájený z akumulátoru. Pro tento případ si však raději hned pořídíme akumulátory dva, abychom při nabíjení jednoho nebyli bez poslechu. A při vibrátoru jej budeme muset nabíjet častěji.

Elektronky jsme tentokrát ve schématu neuvedli. Hodí se na první stupeň jakákoliv bateriová vf. pentoda se stálou strmostí (v nouzi i selektóda). Z novějších typů jmenujme aspoň KF 1, KF 4 (KF 2,

KF 3) pro dvouvoltový aku, DF 21 nebo DF 22 pro 1,5 V pro žhavení ze suchého článku nebo z oceloniklovéhoaku, z vojenských RV 2 P 800 pro 2 V a RV 2,4 P 700 pro 2,4 V žhavení (dvě oceloniklové akury v serií). Na druhý stupeň buď jakákoliv bateriová trioda malého výkonu (t. j. ne koncová), na př. KC4, KC8, KBC1; DAC 21, DBC 22, diody spojime se záporným koncem vlákna, anebo kterákoliv z těch, jež jsme uvedli prve, zapojená jaká trioda spojením druhé a třetí mřížky s anodou. Je-li třetí mřížka spojena uvnitř s vláknam, nevadí to činnosti. Na koncový stupeň buď některá elektronka dvoutí (KDD 1, DLL 21, DDD 11, DDD 25), nebo dvě jednoduché koncové pentody:

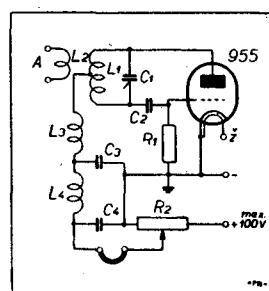

JEDNOLAMPOVKA PRO 150 Mc/s

Zapojení přístroje pro 150 Mc/s. Hodnoty součástí: $R_1 = M\Omega$; $R_2 = 50 k\Omega/4 W$; $C_1 = 3 pF$; $C_2 = 50 pF$; $C_3 = 100 pF$; $C_4 = 6000 pF$; $L_1 = 6,5$ závitů z drátu $\varnothing 1,6$ mm, samonosné na $\varnothing 13$ mm, délka asi 20 mm; $L_2 = 1$ závit z drátu $\varnothing 1,6$ mm, $\varnothing 13$ mm, volně vázána s L_1 ; $L_3 = 30$ závitů $\varnothing 0,5$ mm, na kostře $\varnothing 7$ mm, délka asi 30 mm; $L_4 = 7$ závit z drátu $\varnothing 0,5$ mm, délka asi 30 mm; $L_5 = 8$ mH.

Koncem minulého roku 1945 uvolnila americká federální komise komunikací (FCC) pro pokusy všechna amatérská pásmá na vlnách pod 10 m. Jelikož ještě nepřišly na trh v dostatečném množství speciální součásti pro tyto vlny, hlavně elektronky pro pásmá nad 300 Mc/s, soustředíme se prozatím, hlavní zájem na nová pásmá 145 a 290 Mc/s.

V lednovém čísle Radio Craft uveřejnil známý amatér WIHCO/2, I. Queen, schematicu malého a přenosného superregenerač-


ního přijimače, se kterým hned v prvních týdnech pokusů dosáhl zajímavých QSO.

Aparátek je skutečně velmi jednoduchý (viz schema) a nevyžaduje speciálních součástí. Používá se v něm běžné knoflikové triody 955 (u nás by snad bylo lze použít vojenské RV12P2000 nebo RV2,4P700, které pracují do 1,5 m) a jeho velikou výhodou je, že pracuje i při velmi malém anodovém napětí (kolem 30 V), což z něho činí ideální přístroj pro pokusy ve volné přírodě.

O. Horna.

VIBRAČNÍ MĚNIČ

pro napájení
větších
radiových
přístrojů

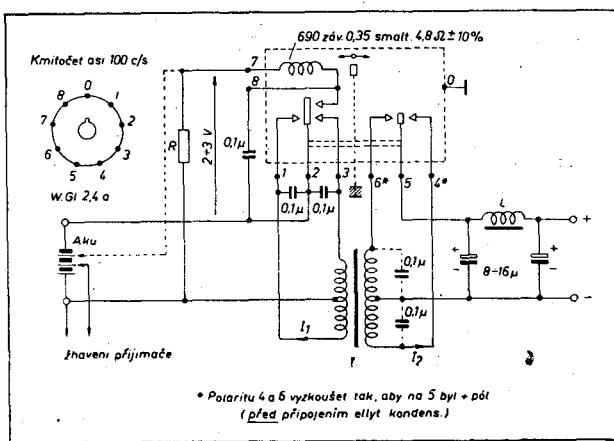


KL 4, KL 5, pro veliký výkon KL 2, z řady D: DL 21 atd., z vojenských RL 2,4 P 2, RL 2,4 P 3, v nouzí však zase RV 2,4 P 700, kde můžeme po případě použít čtyř elektronek, po dvou paralelně, potřebujeme-li větší výkon. Kromě toho lze také použít elektronky starších anebo ještě jiných, které pro rozmanitost zde nemůžeme všecky uvádět.

Mřížkové předpětí koncového stupně nastavíme až podle druhu elektronek a anodového napětí tak, že naladíme nějaký blízký vysílač, nastavíme hlasitý poslech, jaký asi potřebujeme, a pak záporné napětí tak dlouho zvětšujeme, dokud se při poslechu neobjeví skreslení. Při tom vždy hledíme, aby předpětí bylo co možná veliké, šetříme tím anodovou baterii. Nikdy nezapomeňme tuto baterii připojit a včas ji nahradit novou, abychom si nepokazili elektronky a nevyčerpali příliš rychle anodku. Při přerušení poslechu stačí vypínat žhavicí zdroj, ostatní baterie mohou zůstat trvale připojeny. Vypinač V 3 můžeme po případě sdržit s regulátorem hlasitosti R. Hl.

Použijeme-li samotného reproduktoru, získáme větší hlasitost, vyrobí-li k němu táboraový truhlář jednoduchý krátký trhýtý čtvrtcový průřez, vstupní otvor na př. 25×25 cm, ústí až 50×50 cm a délky až 50 cm.

DOUTNAVKÁ LADICÍM INDIKÁTOREM

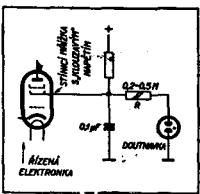

V době trvajícího nedostatku ladících indikátorů elektronkových můžeme si využít pomocí poměrně snadno a velmi levně tím, že využijeme jako indikátoru obyčejné malé doutnavky, které jsou nyní na trhu. Použijeme typu pro 120 V a nebo takového, který nemá vestavěn ochranný odpor, a zapojíme jej podle schématu na střničce mřížku některé vf. elektronky superhetu, která je napájena přes odpor tak zvaným klo u za vým n a p t i m. Do série s doutnavkou pak vložíme odpor R musí tu být i u typu pro 120 V, který má již odpor vestavěn; u typu pro 220 V by snad mohl odpadnout. Jeho velikost vyzkoušíme tak, aby při zapojeném anténě a přístroji vyladěném na místní stanici doutnavka zářila celou plachou. Odpojime-li antenu a vyladíme-li přístroj mimo stanici, tu doutnavka buď vůbec zhasne, nebo svítí podstatně slaběji. Při ladění se její svítivost mění, ne ovšem tak nápadně, jako u elektronového indikátoru a nebo u speciální doutnavky s tyčinkovou katodou, přece však zřetelně. — K připojení tohoto zjednodušeného indikátoru se hodí novější superhetu s elektronkami řady E, u nichž se začalo používat napájení střničic mřížek přes odpor. Mřížka, napájená z poměrně tvrdého děliče napěti, nedala by zřetelnou reakci. Doutnavku umístíme v objímce čelní desky nebo pod průhlednou stupnicí; u přístrojů universálních, kde leckdy ponecháváme stupnice neosvětlené pro nesnáze se za-

V pražských obchodech a jistě i jinde lze koupit vibrační měnič z vojenských přístrojů, nesoucí označení W.GI.2,4 a. Jde o sedmidotykový měnič, podobný tomu, který jsme pro amatérskou výrobu popsali v Radioamatérku č. 11/1940 a který se hodí pro výrobu stejnosměrné anodové energie pro větší přijímače pro auto atd. Od běžných přístrojů se liší jen tím, že je určen pro dvoučlánkový akumulátor oceloniklový s napětím 2,4 V. To je však rozdíl nepatrný, neboť se týká jen vinutí budicí cívky přerušovače. Jak jsme naznačili, v připojeném zapojení, buď lze zařadit do přívodu k budicí cívce vibrátoru odpor tak veliký, aby normální spotřeba cívky — až 60 mA — srazila napětí použitého akumulátoru na 2,4 V, nebo pro cívku vyvedeme z použité akumulátorové baterie vhodnou odbočku. Celkové zapojení vibrátoru obsahuje rovněž nás obrázek. Hlavní součástkou je transformátor T s primárním vinutím pro 2krát napětí akumulátoru, na sekundáru je 2krát požadované napětí efektivní pro usměrnění, na př. 2×250 V. Protože vibrátor má kmitočet až 100 c/s, je výpočet transformátoru poněkud odlišný od běžného sítového, který má pracovat s napětím o kmitočtu 50 c/s, a stručně uvedeme jeho zásady.

Vycházíme od daného napětí akumulátoru, kde zase hledíme mít co možná nejvíce, na př. 6,3 V, dále známe žádané stejnosměrné napětí a proud výstupní, E_b a I_b . Sekundární napětí transformátoru bude zhruba $2 \times E_b$, sekundární proud v každé větvi $I_2 = 0,7 I_b$, sekundární výkon $2 \cdot 0,7 \cdot E_b \cdot I_b = W_2$. Příkon primární odhadněme o 20 % větší, $W_1 = 1,2 W_2$ a z daného primárního napětí E_1 , které položme přibližně rovné napětí akumulátoru, vypočítáme primární wattový proud $I_1 = W_1 / 2E_1$. Primární vinutí však protéká také proud magnetisační, který je poměrně značný. Volíme-li zase magnetickou indukci okrouhle 10 000 gaussů, pak

pojováním žárovek, zastane tato doutnavka i úkol návěstního světélka, které udává, že přístroj je v chodu. Připomeňme méně zkušeným, že i tento indikátor se hodí jen k přístroji se samočinným řízením citlivosti, tedy k standardnímu superhetu. Pro přístroje s přímým zesílením se tedy nehodí.

při kmitočtu 100 c/s vyjde počet závitů na jeden volt ze vzorce $n_{IV} = 25/q$, kde q je průřez železného jádra transformátoru T v cm^2 . Velikost okénka odhadneme podle vztahu $q \cdot o = W_2$, kde o je plocha okénka v cm^2 , q je průřez jádra v cm^2 a W_2 je výkon transformátoru na sekundáru ve wattech. Podle těchto údajů můžeme předběžně volit druh plechů a z nich změřit střední délku siločáry v železe, l_z . Protože pro 10 000 gaussů potřebují běžné plechy 5 ampérzávitů na 1 cm délky železa, je třeba v našem případě 5, l_z ampérzávitů, a když známe z předchozího počet primárních závitů $n_1 = 2 \cdot E_1 \cdot n_{IV}$, můžeme vypočítat i magnetisační proud: $I_m = 5l_z/n_1$. Tento proud stojí kolmo na proud wattový a zjistíme tedy přibližně výsledný proud primárem ze vztahu

$$I_{12V}^2 = I_1^2 + I_m^2$$

Podle získaných hodnot už můžeme volit silu drátu jak v primáru, tak v sekundáru ($d^2 = I/2$; d průměr drátu v mm, I proud v ampérech) a kontrolovat, zda se vinutí vejde do okénka, po případě velikost jádra upravit. Tam, kde nejde o malé rozměry a váhu, raději na rozměrech a průřezu drátu přidejme, když při jednom kuse výrobku nechceme riskovat nedostatek. Jádro volme z dobrých plechů, protože zdvojený kmitočet přináší asi trojnásobné ztráty v železe, a pečlivě je skládejme (bez vzduchové mezery).

Při uvádění do chodu je nutné pamatovat ještě na to, že zpravidla nevím předem, jaká bude polarita výstupních svorek usměrňovače. Nejprve ji po zapojení zkusíme, na př. voltmetretem s otocnou cívou, a pak teprve připojme filtraci obvod s elektrolytickými kondenzátory, neboť bychom je po případě zničili, kdybychom na ně přivedli polaritu obrácenou. Filtrační obvod vystačí s poměrně malými kapacitami, zase pro dvojnásobný kmitočet. — K odstranění vf. poruch zpravidla postačí blokování kontaktů primárního obvodu a cívkového přerušovače kondenzátory asi $0,1 \mu\text{F}$ s krátkými přívody; dále můžeme zkoušit připojit kondenzátory paralelně k sekundárnímu vinutí a po případě i mezi přívody vstupní. Tlumivky vf. budou nezbytné asi jen v případech, kdy chceme vibrátoru použít pro přístroje pro nejkratší vlny. Dobré stínění přístroje v plechovém krytu s možností účinného chlazení je také potřebné.


Velmi často při použití nf. zesilovačů musíme plynule přejít z jednoho tónového signálu na jiný, anebo na př. řeč podložit slabou hudbu a podobně. Jestliže do výplňového pořadu reprodukování hudby má zaznít hlasení a poté opět hudba, potřebujeme zařízení, které dovoluje plynulé prolnutí obou signálů, tak aby posluchači nebyli z poslechu vyrušeni tvrdým, náhlým přechodem, po případě ještě klapáním přepinače. To se dělá elektrickým směšovacím zařízením, které může být různých druhů. K užitku zájemců je stručně probereme.

Signály mísíme na úrovni, kdy jsou oba přibližně stejně velké. Jde-li o signály z dvou podobných zdrojů, na př. ze dvou přenosek nebo z dvou mikrofonů, můžeme je mísit na témž stupni zesilovače. Jde-li o mísení signálů různě silných, na př. mikrofonu s napětím několika milivoltů a přenosky s napětím řádu jednoho volitu, pak buď signál slabší zesílíme také asi na 1 V a poté oba mísimy, anebo naopak signál silnější zeslabíme vhodným děličem.

Na první pohled se zdá, že by bylo lze mísit signály zapojením s dvěma paralelně spojenými regulátory hlasitosti podle obrázku 1a. Tato úprava má však tu nevýhodu, že nastavení jednoho regulátoru působí i na sílu druhého signálu, neboť na př. v poloze běžců, která je naznačena v obrázku, je mřížka elektronky spojena druhým regulátorem přímo se zemí a první regulátor nemá vůbec vliv. Jestliže s dolním regulátorem vyjedeme do střední polohy, pak mřížka se zemí není spojena a horní regulátor může působit. Jestliže však dojedeme s běžcem dolního regulátoru až do horní polohy (největší hlasitost dolního zdroje), pak je mřížka zase spojena se zemí přes (obvykle poměrně malý) vnitřní odpor dolního zdroje. Je vidět, že takto bychom signály sdružovat nemohli, neboť nemůžeme ani signál vyřadit a ponechat druhý, ani jej naplnit zesílit, chceme-li, aby i druhý bylo slyšet.

1. Obrácené zapojení potenciometru. V některých případech je možné míset signály použitím obráceného zapojení regulátoru hlasitosti, jak to ukazuje obrázek 1b. Předpokladem použitelnosti je vnitřní odpor zdroje ohnický a co možná velký proti odporu P . Když bychom této úpravy použili pro krystalové přenosky, jejichž vnitřní odpor tvorí kapacita asi 1500 pF, shledali bychom, že při zeslabování ztrácíme rychleji a rychleji přednes hlubokých tónů, ač bychom si přáli opak s ohledem na průběh křivky vnímání. Tam, kde je vstupní signál dosti veliký, zařadíme v tomto případě pomocné odpory R_1 a R_2 , které spolu se zařazenou částí regulátorů P tvoří dělič napětí. To se právě hodí pro krystalové přenosky, jejichž napětí bývá značné (1–10 V), často větší, než smíme vůbec přivést na řídici mřížku vstupní elektronky. Odpor P_1 , P_2 nejvýše 0,5 MΩ log. potenciometry, odpory R 1–5 MΩ, po případě sdruženém s korekčním členem pro zvednutí výšek (obraz 1c).

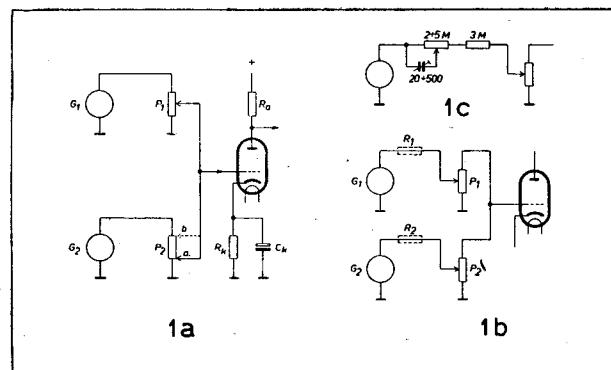2. Regulátor „T“. V případech, kdy má zůstat vstupní i výstupní odpor obvodu, řídícího velikost signálu, stálý, používáme k řízení článku T , jejichž podstatu ukazuje obrázek 2. Článek T se skládá z tří proměnných odporů, měněných současně takovým způsobem, že vstupní odpor



Obraz 1a. Doklad, že pro sdružování signálů nelze použít paralelních regulátorů v obvyklém zapojení. — Obraz 1b. Pro mísení se hodí obrácené zapojení, kdy řídící mřížku napájíme z horního konca a zdroj připojujeme na běžec. — Obraz 1c. Jednoduché zapojení korekčního obvodu pro krystalovou přenosku.

Dt P 621.396.645.33


Přehled obvodů pro směšování nf. signálů

$a + b$ i výstupní odpor $c + b$ jsou stálé, při tom se však mění poměr b : ($a + b$), a tím se mění i výstupní signál. Takových regulačních členů se používá zejména v rozhlasové. Můžeme jich spojit několik paralelně na touž elektronku anebo linku a míset jimi signály, aniž se vzájemně ovlivňují, neboť jejich výstupní odpor nezávisí na nastavení velikosti signálu. — Regulátory „T“ mohou být buď sestaveny ze dvou potenciometrů vhodného průběhu odporu na společné ose, častěji to bývají tři sdružené regulátory stupňové, tak vyměněn, aby stupně (změny hlasitosti) činily asi 20 % nebo méně, což je dosti málo, aby je při regulaci během poslechu nebylo lze pozorovat. Je jasné, že jde o úpravu složitou: protože regulační rozsah regulátoru má být nejméně 1:100, t. j. 40 decibelů, odpovídá-li změně 20 % zhruba 2 dB, znamená to dvacet stupňů, t. j. tři dvacetipoložkové přepinače a asi 60 odporů pro jeden regulátor. Odporu mají neobvyklé hodnoty, musí se vybírat, a to vše je dražší, než si pro běžné přístroje můžeme dovolit.

3. Zjednodušený regulátor T jsme viděli vlastně už na obrázku 1b, kde byl výstupní odpor stálý a vstupní se měnil při regulaci od nuly do maxima v mezích R až $R + P$. Byl-li R velký proti P , byl i vstupní odpor málo proměnný. — Obrácenou obdobou tohoto zapojení je úprava na obrázku 3. Tam má každý zdroj signálu svůj potenciometr, zapojený obvyklým způsobem, a doplněný na výstupní straně pevným odporem R . Porovnáním s náčrtkem 2b vidíme, že je to vlastně zjednodušený regulátor „T“, jehož člen c je neproměnný. Toto zapojení je velmi vhodné. Snadným výpočtem se přesvědčíme, že výstupní odpor kolisá v mezích.

$R/2$ až $n \cdot R / 5 / 9$,

je-li odpor potenciometru $P = n \cdot R$. Pořadíme-li $n = 1$, t. j. R a P mají stejnou hodnotu, kolisá výstupní odpor v mezích (0,5 až 0,555) R , t. j. rozdíl dostatečně malý, aby se při mísení neuplatňoval zřetelný ovlivňováním jednoho signálu při řízení druhého. Důležité je, aby vnitřní odpor zdroje s paralelně připojeným P byl dostatečně malý proti R a dále aby hodnota $n \cdot R / 5 / 9$ byla dostatečně malá proti impedanci mřížkové kapacity, nemá-li být zeslabeny vysoké tóny. Pro mřížkovou kapacitu do 60 pF a rozsah do 10 000 kmitů za vt. vystačíme s $R = P = 0,5 \text{ M}\Omega$. Mřížková kapacita je, jako obvykle, součet kapacit stínění, kapacity

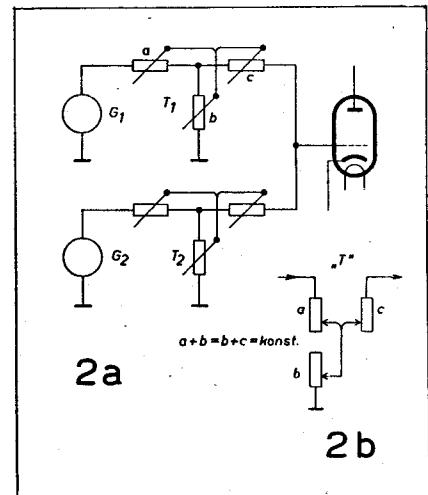

Obraz 2a. K mísení signálu lze použít regulátorů v podobě proměnných článků „T“ se stálým vstupním a výstupním odporem. —

Obraz 2b. Vysvětlení změn členů regulátoru „T“. Všecky tři běžce jsou mechanicky spojeny.

mřížky proti kathodě a dynamické kapacity řídící mřížky:

$$C_g = C_{go} + C_{gk} + C_{ga} \cdot (1+z),$$

kde z je zisk příslušné elektronky. Toto zapojení se hodí pro mísení signálů z magnetických přenosků, dále z elektronkových stupňů, s jistým omezením i z přenosků a mikrofonů krystalových; jim by bylo účelné zapojit do série pevné odpory 1–5 megohmu, u přenosků po př. korekční člen podle obrazu 1c. Přívod k mřížce je třeba účelně stínit tak, aby nemohly „lovit“ brusení a přitom aby příliš nevzrostla kapacita C_g .

4. Seriové zapojení regulátorů. Méně obvyklé zapojení pro mísení ukazuje obraz


4. Dva zdroje mají obvyklé regulátory, jejichž výstupy jsou však spojeny za sebou, takže i jednotlivé signály se sčítají. Na první pohled vidíme omezení použitelnosti: horní zdroj nemá jeden pól uzemněný (s výjimkou případu, kdy je dolní regulátor na nule) a musí být proto dobré stínění samostatné, anebo aspoň dolní zdroj musí dovolovat použití regulátoru P s poměrně malým odporem, aby rušivé napětí, které kapacitou přenesne na mřížku neuzemněný „zemní“ vodič, bylo

dostatečně malé proti napětí signálu. Tato úprava se tedy hodí na př. pro dvě magnetické přenosky s malým odporem, jejichž signál můžeme řídit potenciometry do 10 000 ohmů.



5. Směšování elektronkami. Viděli jsme, že nejvíce ohrožuje mísení veliký vnitřní odpor zdrojů, — po případě to, že není ohmický, nýbrž složený. Proto je účelné provést směšování tak, že každý z obou (přibližně stejných velikostí) signálů nejprve zesilíme samostatnou elektronkou a poté je spojíme. Často se k tomu používají sdržených elektronek, na př. dvojitě pentody ELL 1, v zapojení podle obrazu 5. Každý zdroj má vlastní regulátor hlasitosti, elektronky (po př. sdržená elektronka) mají společný odpor kathodový a anodový, z něhož odebíráme součet obou signálů. Obrázek 5b ukazuje, nač musíme dávat pozor při tomto zapojení. Pracovním odporem pro jednu elektronku je anodový odpor R_a , spojený paralelně s vnitřním odporem druhé elektronky. Kdybychom použili triod, dostaneme zisk zhruba poloviční, než jakého lze dosáhnout s týmiž elektronkami samostatně pracujícími. Plynou to ze vzorce v obrazu 5b za předpokladu, že R_i je mnohem menší než R_a , což u triod právě platí. Proto se pro tento případ lépe hodí pentody s vnitřním odporem několikrát větším než R_a , takže pracovní odpor prakticky nezmenší. Při vyměřování R_a a R_k pamatujme, že jimi protékají anodové resp. kathodové proudy dvou elektronek a podle toho přihlížejme k příslušným hodnotám resp. úbytkům.

6. Mísení různě silných signálů je možné provést také tak, že slabý (z mikrofonus, fotoel. článku a pod.) přivadíme na vstup zesilovače a silnější (přenoska, rozhlas) přivedeme až na ten stupeň, kde se přibližně rovná zesílenému signálu prvnímu. K řízení můžeme použít zapojení s obráceným regulátorem podle obrazu 6, který je obdobou 1b. Nechceme-li nepřijemně ovlivnit průběh kmitočtové charakteristiky, je účelné vybrat si takový stupeň, jehož odpor je malý, tedy nejlépe za triodu, a naopak upravit zdroj tak, aby jeho odpor byl veliký. Zase tu pomůže přidaný odpor R , který je nezbytný zejména u přenosky krystalové, ale i u jiných. Při hodnocení velikosti signálů ze zdroje G nezapomeňme zde na zeslabení, které tento odpor působí nejenom spolu

Obraz 3. Mísení s regulátory v obvyklém zapojení, doplněnými odpory R na zjednodušený regulátor „T“.

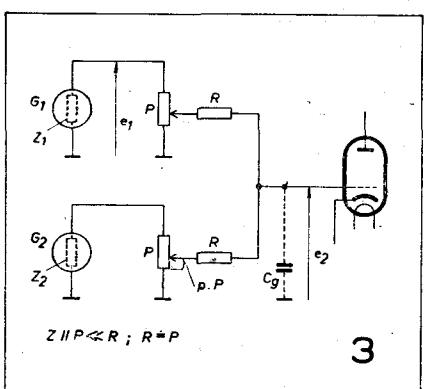

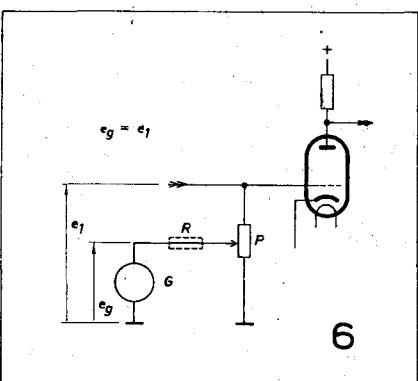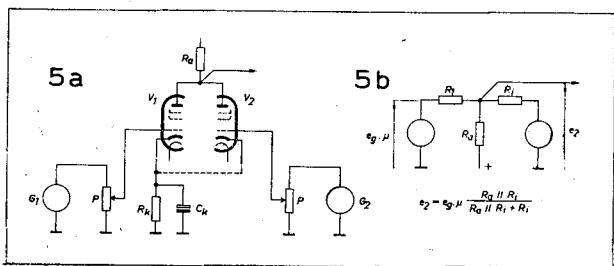Obraz 6. Způsob zavedení poměrně silného signálu (přenoska, rozhlas) na některý ze středních stupňů zesilovače. Řídíme jej obecně zapojeným regulátorem; zapojení doplníme, je-li zapotřebí, odporem R .



s P , nýbrž s P a odporem stupně. Na př. je-li na předchozím stupni odporově významná trioda, je tento odpor asi 20–30 kilohmů. Je to, jak víme, $R_i \parallel R_a \parallel R_g$ (zde $R_g = P$) a pro triodu prakticky R_i , který však při odporovém zapojení bývá větší, než hodnota, uvedená v katalogu.

Začátečník a pracovník, který nezná výpočet obvodů $R - C$ a nedovede složitější obvody tohoto druhu zjednodušit a upravit pro rozbor vzájemného působení, dosáhne nejsnadně správných výsledků zapojení se samostatnými elektronkami. Vždy ovšem může vyzkoušet některé prostřílení úpravy, jejichž vlastnosti jsme zde v přehledu uvedli, aby zjistil, zda nedosáhne cíle jednodušší cestou.

Obraz 5. Mísení signálů nastává až po zesílení v samostatných elektronkových systémech. Tím se vyloučí vliv impedance zdrojů, řízení jednotlivých signálů je nezávislé. — Obraz 5b vysvětuje ztrátu poloviny zisku, použíme-li triod. Kde však tato ztráta nedává, t. j. kde stačí ve směšovacím stupni zisk zhruba 10, tam lze triod bez všeho použít. Hodi se i trioda-hexoda, použíme-li hexodu jako triodu připojením stínících mřížek na anodu a po případě 3. mřížky, je-li vyvedena zvlášť, na kathodu.

přátelská letadla od nepřátelských. V té době bylo skutečně zhotoveně několik víc či méně dokonalých zařízení tohoto druhu.

Po vstupu Spojených států do války byla výzkumem na tomto poli pověřena firma Bellmont Radio Corporation. Asi po půl roce nato začaly se do spojeneckých letadel montovat tři ocelové skříně, o kterých bylo mužstvu řečeno jen tolik, že umožňují rozlišit příslušnost jednotek. Současně byl vydán rozkaz, že za každých okolností musí je posádka při případném nouzovém přistání v nepřátelském území zničit a letci byli upozorněni, že každý pokus o otevření skončí výbuchem, protože přístroje jsou zamínovány. Díky tému opatření se skutečně Němcům, ačkoliv tušili existenci podobného zařízení, nepodařilo přijít vči na klub.


Co obsahovaly tyto tajemné skříně a jak přístroj pracoval? Začněme okamžíkem, kdy v radarové ústředně zjistili, že se v hlídání úseku objevilo letadlo. Na příslušných obrazovkách odcetl operator azimuth a výšku blížící se jednotky. Podle téhoto údajů namířil na letadlo přesně směrové (vysílací a přijímací) anteny I. F. F. a vysílal serii ukv. impulsů (v určitém kodu) letadlu vstří. Bylo-li letadlo spojenecke, impulsy byly zachyceny a vedeny přes elektronkový přepinač (1. skříň), naladěny na stejnou frekvenci a stejný kod do přijímače (2. skříň), který uvedl v chod palubní vysílač I. F. F. V tom okamžiku přepojil elektronkový přepinač na vysílání a letadlo odpovědělo podobnou sérií impulsů (též kodovanou). V pozemní stanici signál zachytily přijímací antény a operátor na zemi hned věděl, že blížící se letadlo patří spojencům. Jelikož frekvence I. F. F. byla stejná jako radaru, objevila se současně na stínítkách přijímačů výchylka, ježí velikost nebo světelnost se měnila v rytmu signálů vysílaných letadlem. Celý tento pochod se v letadle odehrál zcela samočinně, posádka letadla na něj neměla vlivu a ani o něm nevěděla. Jediná obsluha spočívala v zapnutí po startu a ve vypnutí při přistání.

I. F. F. připravilo Němcům a Italům též několik velmi nemilých překvapení na zemi. Spojenečtí důstojníci tajné služby dopravili totiž před každým seskokem parašutistů na místa přistání několik aparatur a tím umožnili letadlům shazovat oddíly s „matematickou“ přesností na předem vyhlédnutá místa a za každé denní i noční dobu a za každého počasí.

V poslední době si však Angličané a Američané lámu hlavu s problémem skoro stejně nesnadným, jakým bylo sestrojení téhoto přístrojů. I. F. F. se totiž výtečně osvědčila v civilní letecké navigaci — ale jak ji pro tento účel nazvat? ... that is a question.

Podle Radio Craft O. Horna.

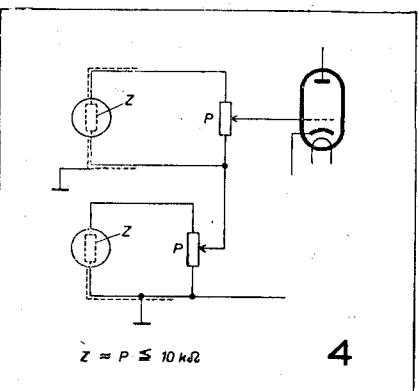Obraz 4. Mísení s regulátory, spojenými za sebe. Hodí se jen pro malé odpory zdrojů a pro zdroje s poměrně značným napětím.



Zajímavosti na deskách

Dvojhlas jednohlasu

Kdož z vás někdy četli kritiky Bedřicha Smetany o představeních v někdejším Prozatímním divadle, snad si připamatuji, jak tvůrce české hudby se velmi nadšeně rozeprával o pěveckém umění dvou Italek, sester Marchisiových, o jejichž výkonech napsal celé chvalozpěvy. Smetana upozorňoval na to, že tyto dvě sestry vynikaly nad ostatní zpěvačky, vystupující v duitech, jednotným pojednáním a frázováním svých pěveckých part. Připomínaly mu takřka jednu bytost, která zpívala dvěma hlasů. Tím bylo dosaženo jinde nedostupné ideální jednotnosti a zpěv sester Marchisiových se pro posluchače stával jedinečný, nikdy neopakovatelným požitkem. Uplynula desítiletí a v Evropě podobný zjev se v takové dokonalosti pravděpodobně nevyskytl. Malý zášrak naprostě jednotnosti v pojetí koncertního dueta uskutečnila teprve gramofonová deska, a to docela zvláštním způsobem. Slavná zpěvačka Elisabeth Schumannová, která dávno před válkou odjela z Vídna do Ameriky, kde dodnes působí, nazpívala na přání společnosti „His master's voice“ desku, která je pěveckou kuriositou. Zpívá totiž oba hlasové skladby. Jde o známou Barcarolu z Offenbachových „Hofmanových povídok“, tedy o duetu sopránu a mezzosopránu. Technicky byla deska nahrána tím způsobem, že Elisabeth Schumannová s průvodem orchestru nazpívala nejprve sopránový part. Když totiž nahráni bylo hotovo a přeneseno na matrice, Elisabeth Schumannová nazpívala altový part, při kterém ji již nedoprovází orchestr, nýbrž reprodukována první matrice. K té nyní v tomto definitivním nahráni přistoupil i druhý hlas a my na desce slyšíme Elisabeth Schumannovou zpívat oba hlasové současné. Tato deska je jistě pozoruhodností nahrávací techniky. Ještě ovšem i skvělou ukázkou velkého pěveckého umění slavné zpěvačky. Ideál Bedřicha Smetany je zde znovu realizován. Přesnost, s jakou Elisabeth Schumannová nasazuje a ukončuje společné tóny, aniž se při tom zmílí o zlomek vteřiny, jednotnost frázování, přesné vyvážení crescend a decrescend, dechová technika, konečně i barva hlasu, který má syté hloubky, vyrovnanou střední polohu a jásvé nenášilné vysoké tóny, to všechno vzbudí obdiv a snad i lítost, že něco takového na scéně nikdy není možno slyšet. Škoda, že i druhá strana desky není doplněna nějakým obdobným duetem, zpívaným touž zpěvačkou, ale původci desky se asi řídili starým příslovím: „Dobrého pomalu!“

Enrico Caruso ve starých i nových vydáních

Slavný tenor ze sklonku minulého a prvého dvacetiletí našeho století, Enrico Caruso, byl jedním z prvních zpěváků, kteří předstoupili ještě před starým nahrávací trachytý a šířili popularitu tehdy stejně milovaného jako nenáviděného gramofonu. Elektrického nahrávání desek se Caruso nedočkal, neboť zemřel několik let před objevením nových nahrávacích metod. Přesto jeho fenomenální hlas máme zachycen novým elektrickým způsobem na několika deskách. Je známo, že staré gramofonové desky trpely několikrát neduhem: nahrávací trachyt zachycoval poměrně dobře normální rozsah lidských hlasů, zatím co doprovod, zvláště orchestrální, působil komický, protože v něm neznaly basy a různé nástrojové skupiny se objevovaly v nepodařených skresleninách. Kromě toho chod kotonů nebýval nikdy docela pravidelný, takže při rovnoramenném nahrávání se v reprodukci mohly objevit i různé distonace. Moderním technikum šlo tedy jedná o to, aby vymazali ze starých desek podle možnosti orchestrální pazvuky a nahradili je slušným doprovodem, jednak o to, aby zachovali hlas Enrica Carusia v celé jeho kráse a neznetvořili ho při dodatečném zesílení. Tyto pokusy byly vel-

GABRIEL FAURÉ jest české veřejnosti poměrně málo znám. Nejvíce snad o něm vědě ctitelé komorní hudby, nejméně návštěvníci našich koncertních síní. Je však dobré znám diskofilm, který se zajímají o francouzskou hudbu. Gabriel Urbain Fauré narodil se 13. května 1845 v Pamiers (Ariège) a zemřel 4. listopadu 1924 v Paříži. Po dlouhá léta působil jako varhaník a ředitel kůru, nejprve v bretaňském městě Rennes a nakonec u Madeleine v Paříži, později byl profesorem skladby na pařížské konservatoři a konečně jejím ředitelem. Jeho žáci byli mezi jiným Ravel, Florent Schmitt, Roger-Ducay a jiní. Je také nejen stoupencem starých hudebních směrů, nýbrž i francouzskou modernou učitván jako jeden z největších zjevů francouzské hudby vůbec. Jeho žák Roger-Ducay shrnul svůj soud o něm do těchto slov: „Hubičší a mysteriosnější než Saint-Saëns, rozmanitější než Lalo, spontánnější než d'Indy, klasičtější než Debussy — a přes můj starý entusiasmus pro skladatele „Králem proti své vůli“ — srdečnější než Chabrier, Gabriel Fauré je mistrem francouzské hudby par excellence, je konečným vyvrcholením našeho umění a nejdokonaleji zrcadlí našeho hudebního genia.“

Dílo Gabriela Fauré vyniká typickými francouzskými ctnostmi. Je jasné, přehledné, logické, čisté ve formě, svěží v inspiraci a nendislín spojuje tradici i modernu, vyrůstajíc ze solidního základu, takže promluví ke všem lidem dobrého vltusu. Svou tvorbou Gabriel Fauré zasáhl do nejrůznějších oborů. Psal skvělou komorní hudbu, kterou nejdříve na sebe upoutal pozornost, zkomoval mnoho francouzských písni a dosáhl v nich takových účinků, jako žádný jiný francouzský skladatel, ale věnoval se i symfonické tvorbě a také opeře. Zvláštní kapitolou jeho díla je ovšem hudba chrámová, jejímž byl velkým znalcem.

Na gramofonových deskách je zachycena především jeho komorní hudba, zejména slavná houslová sonáta a-moll, op. 18, která byla nahrána již dvakrát a v r. 1934 na deskách Pathé dostala velkou cenu listu „Candide“. Reprodukován

je také kvartet pro klavír a strunné nástroje c-moll, op. 15. Nahraných písni je velký počet. Na prvním místě sluší uvést pisňový cyklus „La bonne chanson“, opus 61, vesměs na Verlainovy texty, který je zpíván sopranistkou Suzanne Stappenovou s průvodem orchestru pod řízením Piera Coppoly, a pisňový cyklus „Chimérický horizont“, reprodukovaný významným francouzským zpěvákem Ch. Panzérou. Na deskách jsou ovšem i četné skladby klavírní, jako barcaroly, nocturna, dále známá Elégie op. 24 pro violoncello a klavír a skvěle reprodukované Impromptu pro harfu op. 86, za jehož nahráni Lilly Laskinová dostala rovněž cenu „Candide“. Z or-

SKLADATEL VIDIN

chestrálních skladeb je nahrána přiležitostná hudba k Maeterlinkovu dramatu „Pelléas et Mélisande“ a k Shakespearovu „Kupci benátskému“ pod názvem „Shylock“, a úryvky k Fauréově opeře „Penelopa“. Docela zvláštní zmínky si však zaslouží dvojí nahráni slavného Fauréova „Requiem“, které skladatel vytvořil jako svoje dílo 1887. Po prvé bylo nahráno společnosti „His master's voice“, později na deskách „Columbia“ v lyonské katedrále sv. Jana, vždy na pěti deskách. Jako Italové setrvávají při názoru, že nejslavnějším rekvitem je známé dílo Verdijho a Čechové kladou na prvé místo hlučoce procitěné dílo Antonína Dvořáka. Francouzi jsou přesvědčeni, že nejkrásnějším rekvitem celého XIX. stol. je dílo Gabriela Fauré. Není sporu o tom, že ze všech těchto známých hudebních tryzen za zmílé, ať již myslíme na Berlioze, Verdijho, Brahmsa nebo Dvořáka, dílo Gabriela Faurého nejvhodněji zapadá do kostelního prostředí, i když může být hráno v koncertní síni. Antonín Dvořák a také Brahms velmi dobře cítili, že Berlio佐ovo a Verdijho „Requiem“ skrývá v sobě příliš silné proky divadelnosti, zvláště při zhudebnění prosilé středověké církevní písni o posledním soudu „Dies irae“, a proto svoje

mi pracné a nákladné, ale bylo dosaženo krásných výsledků. Když si poslechnete technicky nově nahrané operní úryvky jako „Cleopatra Aida“ nebo květinovou ariu z „Carmen“, můžete sami zjistit, jak pronikavé se tyto desky odlišují od originálů. Některá deska ovšem uchu pozorného posluchače přece jen doveďte prozradit způsob, jakým tato přehrávání byla tvořena. Na desce, kde byla obnovována známá Caniova arie „Směj se, pařáco“, můžete v orchestrální dohře, máte-li dosti vycvičený sluch, rozpoznat, že hraje zeslabený starý orchestr, velmi nedokonalý, který je skočil na prostro příkryt moderním orchestrálním tělesem, zachycovaným již elektrickým způsobem. Mnozí naši čtenáři mají snad staré, neelektrické Carusovy desky, které se ostatně stále ještě prodávají, a tfeba i zalituj po přečtení těchto rádek, že nemají nová nahráni. Chceme je utěšit. Nemusí se nad tím rmoutit. Výsledný dojem nových Carusových desek je ovšem lepší a při běžném poslechu mu většina lidí dá asi přednost. Nikoli však ti, kdož se chtějí soustředit pouze na Carusovo pěvecké umění a na jeho hlas. V podstatě totiž tento hlas přehráním nemůže nic získat, spíše jenom ztratit, lepší mohou být jenom průvod-

ní zjevy na desce. Proto také společnost „His master's voice“ různé Carusovy desky nepřehrávala a přehrát asi nebude, i když by to slibovala finanční úspěch. Jak přehrát na příklad onu nezapomenutelnou desku, kde Caruso svým kouzelně sladkým hlasem zpívá Kahnovo „Ave Maria“ a Massénetovu Elegii s kongenálním doprovodem mladistvého Miší Elmana, kde lidský hlas i tón houslí splývají v ideálním souzvuku? A podobných desek je více.

Nenahraditelná škoda

Milovníci české hudby se o pokusech s přehráváním Carusova hlasu dovidáli jenom s potlitováním. Právě české výkonné umění při počátcích gramofonového nahrávání mělo několik velkých umělců, kteří by i dnes mohli dobrě reprezentovat české umění před cizincům, především Emu Destinnovou a Karla Buriana. Jejich desek byl poměrně velký počet a byly obecněstvem velmi vyhledávány. Kdyby ovšem u nás chtěl někdo pomyslet na přehrání starých jejich matric, potká se s naprostým neúspěchem. Mohli bychom mluvit právem o různém vztahu ke kulturním hodnotám, ja-

Rekviem v jeho výrazu oba zmrňovali, aniž ovšem dramatické akcenty mohli úplně potlačit. Gabriel Fauré neprestal myslit předešlím na liturgický učin svého dila. Proto drastické lišení posledního soudu vyneschal a jenom do předposledního čísla své chrámové skladby „Libera me“ vložil při zmínce o hořkém dni posledního účtu výhradně těžkou kytaru. Hospodinovu několikrát kretně přitluměných, ale pak tím účinnějších dramatických výkřiků. Jeho dílo jest střídme rozebráno pro 15 doprovázejících nástrojů a pro varhan a střídají se v něm nádherná sopránová a barytonová sóna s mistrovským napsanými sbory. Skladba udívá svou jednoduchostí a prostotou.

NEBES A RÁJE

tou, pro které je těžko nalézt analogii v celé hudební literatuře. Snad nejkrásnější jejími čísly jest „Sanctus“ a závěrečná část skladby „In paradisum“, kde Fauré zkombinoval známou modlitbu, kterou katolická církev se modlí nad hrábem zemřelého. Ve Fauréově „Sanctus“ je neobyčejně jemnou hudbou zachycena výšina nebes. Skladatel vybavuje dojem tise zpívajících andělských káru, které podivuhodně naplní celý zvukový prostor, přecházejí ze ženských hlasů do mohutného jádoru mužského sboru a pak zase mizejí někde v dálce za sladkého zvuku vysokých houslí a dojemného závěrečného trylku. Vidim ráje v poslední části skladby na mistrovský střídaných harmoniích vedle sopránového sóna, ke kterému se ve vrcholných chvílích tise připojuje sbor, vytvářejí zase smyčce a nádherné zvonkové arpegie, které stoupají poznadní do výše, v ideálním souladu s vnitřním napětím melodie, a pak se pomalu propadají do hlučnosti jako duše těch, kdož odesli do věčného klidu.

Je nutno jenom litovat, že Fauréova hudba jest u nás tak málo známa a že je opravdu možno slyšet ji leda v soukromých domácnostech nebo z rozhlasu s gramofonových desek. Naše společností pro

pěstní chrámové hudby měly by si povědomnouti Fauréova „Requiem“. Před několika nedělemi bylo provedeno ve Švýcarsku a úspěch i kritika i obecenstva byl mimofádný. Švýcarci se bez jakýchkoli výhrad přihlásili k francouzskému názoru, že jde o jedno z největších děl celé hudební literatury. Přitom Fauréovo „Requiem“, i když jeho studium vyšaduje velké přesnosti, péče a lásky, není nikam mimořádně těžkou skladbou a může být provedeno s normálnimi chrámovými prostředky. Dočkáme se uvedení tohoto díla v Praze?

Václav Fiála

Fauréovo Requiem je na deskách His master's voice nahráno Bachovou pěveckou společnosti pod řízením Gustava Brety. Sopránová sóna zpívá sopranistka Malvina Marseillac a mužská sóna basista Louis Morturier. U varhan je A. Cellier. Desky mají číslo D 2101/5. Předejší nahráni je na deskách Columbia a pod čísly RFX 63-67. Zpívají les Chanteurs de Lyon, smíšený sbor, hraje le Trigintuor Instrumental Lyonnais, řídí E. Bourmack a varhanový part je zachycen v tlumočení Edouarda Commetta. Obě nahráni mají velmi slušnou úroveň, ovšem posledním slovem nahrávací techniku jistě nejsou. Není pochybu, že při velké úctě Francie k tomuto arcidílu duchovní hudby se brzy dočkáme nových, dáleko dokonalejších záznamů.

Elégie op. 24 pro violoncello a piano (Guilhermina Suggia a Reginald Paul HMV 1176).

Sonáta pro housle a klavír A-dur op. 13, hraje Denise Soriano a Magda Tagliafero, Pathé PAT 8/5.

La bonne chanson HMV K 7327, K 7368, K 7458/60.

L'Horizon chimérique, op. 113 HMV DB 4972.

Pelléas et Mélisande, scénická hudba, Berlinské filharmonické pod řízením A. Wolffu, Polydor 66725/6.

Shylock, orchesterální suita, hraje orchestr pařížské konservatoře pod řízením P. Coppoly HMV DA 4823/4.

Impromptu pour harpe, op. 86, hraje Lilly Laskinová HMV L 998.

tuto Canzonettu v rejstříkování tak nádherném, že sebevlavnějším kvartetistům nemůže škodit, když si tuto desku poslechnou, aby si ověřili účinnost svého podání. Krásná je i malá deska tohoto mistra kytary, na které jsou provedeny dvě skladby Ponceovy, a to Mazurka a Valtík, opět plné jemných zvukových odstínů. Nahrávací mikrofon zachycuje zvuk kytary neobvyčejně dobře a desku je možno hrát takřka bez šelestu, pravděpodobně z toho důvodu, že hráče je možno posadit blízko k mikrofonu.

Basa jako virtuosní nástroj

Sergéj Kussevickij prosul ve svých mladých letech za svého působení v Rusku nejen jako dirigent a organisátor moskevských filharmonických koncertů, nýbrž i jako fenomenální virtuos na kontrabas. Nejdou se rozjet na malá turné, na nichž oslovil ruské posluchače netušenými možnostmi tohoto hřmotného a bručivého nástroje. Na svou lásku k tomuto instrumentu Kussevickij nezapomněl ani v pozdějších letech, kdy se stal již světoznámým dirigentem symfonického orchestru v Bostonu. (Ctenáře může zajít, že Sergéj Kussevickij je jediný dirigent na světě, kterému na důkaz velké úcty k jeho umění bylo nabídnuto doživotní řízení tohoto slavného uměleckého tělesa.) Krátce před válkou Kussevickij nahral na desku „His master's voice“ původně Beethovenův „Menuet in G“ a na druhé straně připojil svou vlastní skladbu „Miniaturní valčík“. Uslyšte-li někdy v životě tuto desku, sami nebudete věřit, že obě tyto skladby jsou hrány na kontrabas, neboť Kussevickij je hraje s takovou lehkostí a něžností, že byste spíše mysleli na cello, a to ještě diskretně přitlumené, kdyby se vám chvílemi něco závadily přece jenom nezvykle hlučné tóny. Škoda, že Kussevickij takových desek nenahrál více.

Komorní hudba s neviditelnými partnery

Víme všichni dobrě, že vášniví milovníci komorní hudby, bohužílk, nevymírají a že jsou sestavována různá domácí terčeta, kvarteta a kvinteta, někdy dokonce i sexteta, která potom ke své vlastní radosti, ale často k panickému zděšení sousedů se pokouší o různá díla méně těžká, těžká a bohužel i velmi těžká. Mnohý z těchto naděšenců trpí nesplněním snem, kdyby si tak mohl jednotně zahrát s opravdovými mistry komorní hry, a ne s těmito packaly, s kterými je, bohužel, nucen tuto hudbu provozovat. Těch šťastných, kteří se podaří zlátat profesionální komorní hráče do svých amatérských souborů, je ovšem velmi málo, tím spíše, že zvláště zúživí nedocenění amatéři se často nechťejí spojovat s podružnou ulohou a chtějí samozřejmě hrát prim. Ale žerty stranou! Jsou i jiní hudební naděšenci. Žijí někde třeba v takové situaci, že si nemohou sehnat partnery a že by si přece rádi zahráli. Gramofonové světové společnosti pamatovaly na oba druhy těchto lidí. Existuje velký počet různých nahraných skladeb, kde jeden nástroj chybí. Na příklad: v tercetu pro housle, violoncello a klavír chybí klavírní part; nebo chybí houslový part; nebo chybí violoncello. V Haydnově kvartetu hraje pouze sekundista, violista a cellista, nikoli první housle. Nebo zase chybí viola a nakonec na vystřídání cello. Jsou ovšem desky, kde chybí druhé housle, ale těchto desek je nejmenší počet, neboť druhé housle jsou, jak se zdá, u všech amatérů v pohrdlivém zavržení. Kdo má tedy chuť, aby si zahrál s několika slavnými mistry různých souborů, může si tyto desky opatřit, nařídit si je pak na gramofonovém kotouči přesně na stanovený počet obrátek, naladit svoje housle nebo jiný nástroj a s odvahou vypolut na šíré vody a „plavat“ nebo se tužit, jak dovede. Taková hra vám může způsobit z počátku snad značné rozpaky, ale také přinést mnoho potěšení. Má ovšem také velkou cenu při vyučování na konservatořích.

ký se projevoval v anglickém gramofonovém městě Hayes a v poněmčeném našem Ústí n. L. V Anglii byly přechovávány a uchraněny matice všech Carusových vosků, neboť společnost „His master's voice“ byla tak prozrařává, že si je všechny uchovala po galvanizaci v kovu, i když některé z nich byly méně dokonalé. Proto bylo možno provádět bez konce různé pokusy. Němečtí ředitelé ústecké společnosti tolik kultury ovšem neprojevili a velmi brzy zničili matrice, které měly k dispozici, aniž se postarali o náhradu v dobách, kdy to bylo ještě možno. Pro naši veřejnost je to nenahraditelná škoda, neboť desek Emy Destinnové a bratří Karla a Emila Burianů je čím dál tím méně a podléhají stále většímu opotřebování. Nevím, zda technikové by dovedli za této neutěšené situace nalézt nějaké východisko a zda by se přece i z těchto starých desek pro budoucí generace moderním přehráním nedalo něco zachránit.

Andres Segovia

Před poslední světovou válkou několikrát zavítal do Prahy Andres Segovia, nejlepší soudobý virtuos na kytaru. Když pražské hudební obecenstvo pravděpodobně s jistými roz-

NA VŠECH VLNÁCH

V Praze, 21. května 1946.

V prosincovém čísle Radioamatéra zmínil jsem se v tomto přehledu o příjmu australských stanic. Byly to stanice VLC-6-31,2 m (9615 kc), VLG-31,32 m (9580 kc), VLA-41,21 m (7280 kc), VLA 3-30,99 m (9680 kc) a VLG4 - 25,62 m (11 840 kc). Nyní nám poslal J. Pospíšil z Brna dopis a tabulkou australských vysílačů, které obdržel jako odpověď na svou zprávu o poslechu od ředitelství australských rozhlasových stanic v Melbourne. Slyšel stanice VLC 6 a VLG na dvoulampovku se zpětnou vazbou. Podle tabulky vysílájí stanice VLA, VLC 6, VLG 14,00—14,30 GMT (GMT = greenwichský čas = středoevropský letní čas minus 1 hodina = středoevropský letní čas minus 2 hodiny) anglické zprávy pro Asii a oblast pacifickou, 14,35—15,00 GMT stanice VLA, VLC 6 a VLG vojenský hudební program pro jihozápadní Asii a 15,15 až 15,45 GMT stanice VLA 3, VLC 8 (41,21 m) a VLG anglické zprávy pro britské ostrovy. Tabulka obsahuje ještě mnoho jiných programů těchto stanic, ale jejich poslech prozatím nebylo možno ověřit a vrátíme se k němu v příštím čísle. Stanice VLA je mohutný vysílač o výkonu 100 kW, stanice VLC má výkon 50 kW a VLG 10 kW. Je zajímavé, že nejlépe slyšitelnou stanicí je u nás většinou VLG, přesto, že její výkon je nejménší. V připojeném dopise děkuje ředitelství stanice panu Pospíšilovi za zaslannou zprávu a žádá ho o další podrobnosti, týkající se příjmu australských stanic u nás. Budou tedy jistě rádi, dostanou-li zprávy o poslechu od více posluchačů. Adresa, na kterou je nutno tyto zprávy zaslati, zní: „Radio Australia“, Department of Information Shortwave Division, 375 Collins St., Melbourne C. 1. Zprávy je nutno psát anglicky. V tabulce je uvedeno ještě několik stanic, jejichž frekvence a doby vysílání poslouží nám k jejich vyhledání na pásmech, budou-li ovšem u nás všechny slyšitelné: VLA 6 19,74 m (15 200 kc), 21,15 až 23,20 GMT, VLC 4-19,59 m (15 815 kc), 02,00—03,00 GMT. Ve stejně době vysílá stanice VLG 6-19,69 m (15 230 kc). Přiváste-li si, můžete slyšet stanice VLC 7-25,35 m (11 840 kc) a VLG 3-25,62 m (11 710 kc), které vysílají od 05,10—05,45 GMT anglické zprávy. Těšíme se, že v příštím čísle budeme již moci zaznamenati vaše lovecké úspěchy.

Od 20. V. 1946 přesunují kanadské stanice, které dosud vysíaly v 21,45 středoevropského letního času, své vysílání v českém jazyce na 21,00 hod. téhož času. Vysílání děje se známou stanicí CKNC 16,84 m a novou stanicí CKLX 19,88 m. Vysílání bylo nutno přesunouti pro kolisi s vysíláním „Amerika volá Československo“ z New Yorku. Kanadská rozhlasová společnost vysílá také na stejných vlnách zvláštní český pořad v neděli v 16,00 hod. našeho času.

Vysílání „Amerika volá Československo“, které bylo vysíláno v 21,00 SEC, bylo posunuto, takže nyní je slyšet od 21,45 do 22,15 letního času a to na jedné frekvenci v pásmu 81 metrů, dvou frekvencích v pásmu

25 metrů a třech frekvencích v pásmu 19 metrů. Kromě těchto stanic vysílá tento program také stanice Hlas Ameriky v Severní Africe v pásmu 49 metrů.

Od p. Navrátila z Hranic jsme dostali zprávu, že poslouchá kanadské stanice také na 17,90 m a 21,05 m, a také české vysílání z New Yorku na 20,80 m, 20,89 m a 20,92 m a africkou stanicí (49 m) na vlně 59,35 m. Tyto stanice ovšem na těchto vlnách vůbec nevysílají a v tomto případě

OK - zase vysílají

Ve čtvrtek 2. května večer zvoní telefon. Ze sluchátka zazní hlas jednatelé ČAV, který sděluje, že ministerstvo pošt právě udělilo prvních 16 vysílačích koncesi bývalým amatérům, kteří byli činni v období. Obnovená koncese zněla od 5. V. 1946, a tak si doveďte představit, co jsem měl práce, abych mohl 5. května v 0,00 hodin vyjet. Na mé první CQ na 160 m pásmu odpovídá OK 1 SB a po výměně radostných vět se rychle loučíme. Chci zavolat zahraničí, a daří se to: hned na další mé CQ volá G 2 KO, hlásí rst 589 a po vzájemných radostných zkratkách o prvním navázání amatérského spojení ČSR—Anglie po velké válce, předavám mu obsáhlou zprávu pro Radio Society of Great Britain o povolení prvních 18 koncesí v ČSR. Loučíme se, a tu již na moje QRZ? odpovídá další Angličan GM 5UT z Aberdeenu, pak G 3SU, G 6KP, G 5RP a po spojení s GM 3AL uzavírám ve 2,15 hod. stanici. Dovedete si představit, jaký je to pocit pro radioamatéra, když po dlouhých letech útlaku může si zase přímo a svobodně promluvit s kolegy radioamatéry ze širého světa! Jsme jedni z prvních, jejichž vlády vzhledem k vnitřním konsolidovaným poměrům povolily amatérské vysílání. Už tato skutečnost je radostná a jaký má neocenitelný význam propagační!

Zatím uslyšíte v pásmech 160 m, 10 m, 5 m a na vlnách kratších tyto značky: 1 AA, 1 AU, 2 DD, 2 DS, 2 EL, 1 FF, 2 FL, 1 FR, 2 HY, 1 JR, 1 KX, 2 MA, 1 PE, 2 RA, 1 RY, 1 SB, 2 VZ, 2 XY, ale brzy nás bude více.

Bohužel již se nikdy neozvou milí OK 1 AH, 2 BA, 1 BT, 1 CB, 2 CP, 1 GU, 1 JV, 2 KE, 2 LS, 2 PP, 1 PZ, 1 RO, 1 RX, 2 SL, 1 PZ, 1 YB, oběti nepřátelského útisku. Na jejich věčnou památku zůstanou jejich volací značky neobsazené.

OK 1 AA

jde asi o tak zv. zrcadlové frekvence jeho přijímače Telefunken-Pamir (viz článek J. Staňka v letošním 5. čísle Radioamatéra).

Jak je vidět z poznámky na jiném místě tohoto čísla, bylo povoleno prvním osmnácti československým amatérům vysílání na pásmu 160 m, 10 m, 5 m a několika pásmech kratších.

Podle zprávy OK 1 AW objevilo se v dubnu na pásmu 28 Mc větší množství amatérů z východu. Denně se ozývá Američan W 6 PUZ, který je se svou stanicí na ostrově Tinian v souostroví Mariany, dále W 2 LRI / KB 6 a několik jiných

Američanů, jejichž QRA je toho času na ostrově Guam. Ze Sumatry se ozývá PK 4 DA. Také několik filipinských amatérů je možno často slyšet. Hlavně jsou to KA 1 AW, KA 1 ZU (v Manille), KA 1 AC a KA 1 AM. Ze vzdálenějších stanic slyšel 1 AW stanici VQ 6 MI z Britského Somálska, VS 3 JH — Malajské státy, několik VU (Indie).

Lze také slyšet řadu Jihoafricánu OQ 5 HR z Belgického Konga, YI 2 XG — Irak a několik Jihoameričanů, zvláště Braziliánců — PY a Argentinců — LU. Dokonce se ozvali již někteří Australané, jako VK2NQ a VKLJU. Z tohoto referátu se také dovidíme, na jaký přijímač OK 1 AW poslouchá. Je to jednoduchý „Schnell“, detekce a jeden nf. stupeň, osazený americkou bateriovou duotriodou „19“. Je až neuveritelné, co vše lze na tak malý a dokonce bateriový přijímač zachytit. Velkou výhodou pro 1 AW je, že nebydlí v Praze. V Městci Králové mají jistě méně poruch.

Ze zprávy OK 1 WY je zajímavé jeho zachycení fonické amatérské stanice XU 1 YY, která udává jako své QRA severní Čín na 28 Mc. Podle této zprávy většina Jihoameričanů používá rotačních směrových antén a nejpoužívanější přijímače jsou velké komunikační fy Hallicrafters. Na 28 Mc se pohybuje výkon amatérských stanic mezi 25 a 50 wattů, ale na 14 Mc je stanice slabší než 250 wattů dnes již skoro vzácnosti. Také rušení fonii na tomto pásmu je velmi značné, takže na jeho dvoulampový přijímač bývá příjem telegrafie zcela znemožněn. Stanice HZ 2 YY, která pracuje hlavně s italskými stanicemi, je Ital v Hedžasu, který v každém svém spojení s italskými amatéry dává pozdravovat svou matku, která žije v Itálii. Na 14 Mc se objevilo také několik stanic, které používají příponu X. Jsou to stanice anglické, které se neskrývají tím, že jde o vysílání nepovolené (UNLIS). V Anglii je prozatím povoleno jako u nás jen pásmo 28 Mc. Podle rozhovoru dvou francouzských amatérů, který 1 WY zachytí, pracuje nyní na 28 a 14 Mc jedna AG4 stanice, patřící nějaké expedici v Tibetu a mající již několik spojení s evropskými amatéry. Na 14 Mc jsem skutečně zachytí asi před měsícem stanici AC 4 SS, která volala CQ, všeobecnou výzvu. Poněvadž v Tibetu jistě není nadbytek amatérských stanic, je možné věřit, že jde o stanici zmíněné výpravy.

RP 1658.

NOVÉ POŘADÍ AMERICKÝCH RELACÍ CBS

v českém jazyce

1. komentář, reportáže a spec. relace denně v 18,45 letního středoevropského času, vlnová pásmá 16 (1), 19 (3), 25 (2) m.

2. zpravidlosti denně v 21,00 hod. SELČ vlnová pásmá 19 (28), 25 (3) a přenosem ze Severní Afriky na 31 m.

Hlas Ameriky (vládní vysílání OIC):

1. komentář, zpravidlosti, střídavě česky a slovensky, denně v 15,00 hod. SELČ, pásmá 16, 19, 25 a přes BBC.

2. komentář a zpravidlosti, denně 21,45 SELČ, pásmá 19, 25 a přes BBC a severní Afriku.

S výjimkou druhé vládní relace jsou všechny ostatní 15 minut. Druhá vládní (21,45) je půlhodinová.

J. H. Vydra, New York.

MAVOMĚR | UNIVERSÁLNÍ MĚŘICÍ PŘÍSTROJ

radioamatéry dlouho očekávaný uvádíme na trh!



Soustava: Deprez d'Arsonval - 0,2 mA, 800 Ω.

Citlivost 5000 Ω / 1 V

Osm měřicích rozsahů: 1 mA, 5 mA, 10 mA, 100 mA,
5 V, 15 V, 100 V, 300 V =

Přesnost 1,5 %

Cena Kčs 1090,-

Přístroj je jednoduchý, velmi snadno ovladatelný, nejmenších rozměrů a snadno přenosný. Mavoměr je nepostradatelnou pomůckou každého amatéra a radiotechnika, kterému záleží na přesné práci.

Okamžitě dodává
ze skladu

E. Fusek
DŮM DOBRÉHO ROZHLASU

PRAHA II, VÁCLAVSKÉ NÁM. 25

Telefony: 244-91 316-19

V červnu vyjde první svazek knižnice Československých amatérů vysílačů

Amatérské vysílání pro začátečníky

A U T O R I : 1 C X , 1 D J , 1 R V , 1 R Y , 1 S C , 1 S G , 2 S I

Obsah: Co je to amatérismus. Organisace ČAV. Koncesní podmínky. Kmitočet a vlnení. Šíření vln. Amatérská pásmá. Morseovy znaky. Amatérské zkratek. RST. Q-kodex. Pověrnostní zprávy. Pre-fixy zemí. Mapa světa. QSL listky a služba. Diplomy. Staniční deník. Manipulace. Konstrukční praktiky. Výpočty. Přijímače s přímým zesílením. Zpětnovazební dvouelektronkový přijímač. Pento SW 3 AC. Superhet. Dvouelektronkový superhet. Standardní superhet. Standardní eliminátor pro přijímat vysílač. Oscilátory. Vysílač CO. Vysílač EC. Anteny. Vazby s antenou. Absorpční kroužek. Absorpční vlnoměr. Elektronkový vlnoměr a monitor. Literatura.

O tento první svazek je již podle předběžných dotazů mimořádně velký zájem. Min. informací povoloilo vydání jen omezeného množství výtisků; proto ústředí ČAV ve snaze uspokojit především opravdové zájemce, vypisuje

subskripční záznam

Těm, kteří se přihlásí závazně ke koupi „Amatérského vysílání pro začátečníky“ nejdříve do 15. června 1946, bude výtisk rezervován a zaslán ihned po vyjíti poštou.

Jakmile bude známa cena, zašleme subskribentům složenku; knihu pak vypravíme ihned po obdržení úhrady.

Zde odstříhněte a zašlete ústředí ČAV v obálce jako tiskopis

Ústředí ČAV, Praha II, Václavské náměstí 3

Přihlašují se závazně k odběru _____ výtisku prvního svazku knižnice ČAV „Amatérské vysílání pro začátečníky“, který mi zašlete ihned po vyjíti poštou

Adresa: Jméno, místo, ulice, pošta

.....

podpis:

Piezoelektrické oscilátory a filtry

Křemenné výbrusy pro ultrazvuk

Křemenné výbrusy pro piezoelektrické indikátory

Přesně orientované výbrusy krystalů vůči krystalickým osám
pro optické a jiné účely

Přesně leštěné a planparallelní kalibry

Vývoj piezoelektr. elementů i pro jiné účely dle údajů a pokynů

OSTMARK WERKE

s. s. r. o. — Národní správa

Oddělení pro piezoelektroniku KBELY u Prahy — Telef. 812-55-58

Registrování krátkovlnní amatéři

Vaše oblíbené

„IDEIX“

krátkovlnné výrobky dostanete
u svojich obchodníků s 25% zľavou