

RADIOAMATÉR

Casopis pro radiotechniku a obory příbuzné

8

Ročník XXV • V Praze 14. srpna 1946

OBSAH

Z domova i z ciziny	190
Americký rozhlas ve válce	191
Napájení bat. elektronek ze sítě	192
Kdy smíme vynechat kathodový kondenzátor	192
Vf zdroj vysokého napětí pro obrazovku	193
Resonanční kmitočtometr	194
Voltampermetr jako měřecí kapacit	197
Kapesní jednolampovka pro všechny vlny	198
Radioamatérův autogen	200
Komunikační bat. dvoulampovka	202
Nový středový vrták	203
Posuv k nahrávacímu zařízení	204
Přenos barevných obrazů radiem	205
O s v d ě n á z a p o j e n í: nf zesilovač pro věrný přednes; transceiver pro 420 Mc/s; bzučák pro určení Morseové abecedy	206
Máte již soupis svých desek?	208
První sovětské gramofonové desky na našem trhu	209
Francouzský radiotechnický průmysl	210
Svět o nás ví?	210
Na všech vlnách	211
H l í d k y: Z redakce, Z výkladních skříní, Jde „jen“ o slovo, K předchozím číslem, Obsahy časopisu	212

Chystáme pro vás

Fotoelektrický článek ze staré usměrňovací destičky • Superhet pro 13–100 a 190–2000 m z vojenských elektronek • Superregenerační třílampovka pro vlny 10 m i kratší • Nový způsob ní zpětné vazby.

Plánky k návodům v tomto čísle

Resonanční kmitočtometr, schema a plánek úpravy Kčs 18.— • Komunikační dvoulampovka na baterie, schema, spojovací plánek a otisk stupnic Kčs 10.— • Schema ve větším měřítku ja-kostního zesilovače (osvědčená zapojení) Kčs 9.— • Plánky posílá redakce Radioamatéra jen přímo odběratelem za částku, zaslhanou s objednávkou ve známkách nebo hotově a zvěřtenou o Kčs 2,— na výlohy se zasíláním.

Z obsahu předchozího čísla

Americký rozhlas dříve a nyní • Kino pro 20 000 lidí • Miliampérmetr s bolometrem • Diagram pro rychlý návrh síťového transformátoru • Měřicí přístroj s rozšířenou částí rozsahu (s potlačenou nulou) • Komunikační jednolampovka na baterie • Kapesní jednolampovka na síť • Dvoulampovka na síť standardní úpravy a osazení • Bateriová jednolampovka s dvojitou triodou.

Před vraty radiotechnických podniků, které přijímají učně, i před odbornými školami, které jsou zaměřeny k tomuto oboru, bývá fronta uchazečů podstatně delší, než jaké se hromadí u bran ke konečnému výcviku v jiném povolání. Chceme-li začít výstavbu nového státu se silami účelně rozdělenými podle potřeby, nemůžeme si však vychovávat nadbytek radiotechniků a riskovat nedostatek dorostu v jiných pracovních oborech. Proto mnohý z našich přátel, zaujatý radiotechnikou téměř od dětí, musí měnit využlený životní směr. Mnohdy to nejde lehce. I tehdy nastávají obtíže a zklamání, je-li uchazeč o vzdělání školní odkázán pro nedostatek místa k výcviku v dílně; stále totiž žije představa spojenecké méněcenosti při práci manuální a rozdílu mezi tak zvanou bílou a černou prací; socialistický vývoj celého světa, který dnes tyto přežitky stává mimo pochybnost, zůstává pa-


TEM, NA NĚŽ SE NEDOSTALO

pevným přesvědčením, že i na oné straně horizontu čeká radost, uspokojení a úspěch? Odpověď na tuto otázku měla by být samořejmá, zklamání dovede však zastřít vyhlídku sklem tak šedivým, že beznadějně pohití všecky živé barvy. Toho se právě musíte zbavit. Je pravděpodobné, když už jste projevili zásadní sklon k technickému oboru, že také v technice zůstanete, jen si musíte zvolit jiný směr. Dáte-li se jím undílet se stejnou prudkostí, jako jste dosud rozvíjeli svou zálibu, nemůžete se minouti s týmž radostí z dobré vykonané práce, s týmž dobroručným napětím při hledání nových cest a zdokonalení a s touž nesmlouvavou jistotou, že něco dovedete a také dokážete, jaké vás naplnovaly dosud. Nebol jedno je jisté: není v lidském světě tvorivé činnosti, která by se takto neodměňovala tomu, kdo ji má rád a kdo se snaží, aby ji dokonale ovládl.

Snad vám připadá, že v zájmu o starost vaše přehlížíme zájmy vlastní, a že ty, jichž se dnešní úvaha přímo dotýká, vyháníme z rádu přátel a čtenářů tohoto čísla. I toho bychom byli schopni, kdyby to jejich prospech vyžadoval, neboť by nás pramálo těšilo pracovat a psát pro životní trosečníky. Není to však zapotřebí: nikdo vás nenutí, abyste se v konečném životním zaměření zřekli své záliby a zapomněli na ni, a nebude na újmu vaši práci, podříditeli si pro chvíle oddechu amatérskou činnost jako zdroj zábavy a zpestření, jako příležitost k duševní gymnastice odlišné od toho, co jinak děláte. I tím vám radioamatérství může prospívat.

Věci, jimž jste se probírali, mohly by se stát námětem zajímavých rozprav. Nám nechť postačí, že lidová moudrost, mluvící o slunci, které neplýtvá svými paprsky jen pro jediný kvítek, plati i pro jiné životní náklonnosti než je ona, miněná v příslušní. Kdo by před tím zavíral oči, připomínal by neštastníka, který odmítá pochutnat si na buchtách, když se mu nedostalo koláče. Technikovi pak lze odpustit různé lidské nedostatky: nemohli bychom mu však prominout, když by v plánování svého života neuměl v plné míře uplatnit své schopnosti nejpřebrnejší: smysl pro účelnost a rád, vůli k úspěchu a zdravý rozum.

P.

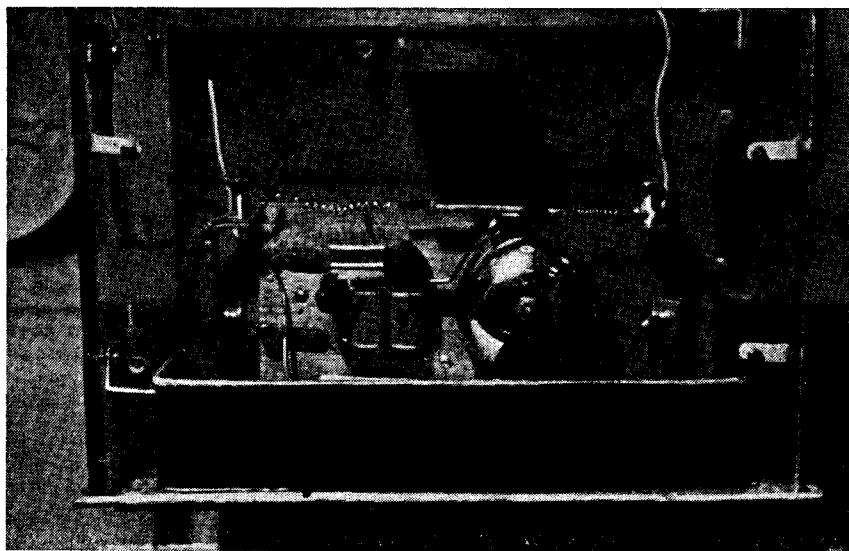

Přístroj, který vidíte na tomto obrázku, není nic menšího než první radiový aparát na světě. Sestrojil jej před 51 lety zakladatel radiotechniky, Alexandr Štěpánovič Popov (1859–1906). Mohli by se ho podívat návštěvníci výstavy, uspořádané ke dni radiotechniky v Moskvě.

Plány amerických výrobců přijimačů

Federal Communication Commission uveřejnila výsledky svého šetření o výrobních programech amerických výrobců přijimačů pro příští období. 86 největších výrobců chystá se ještě v letošním roce vyrobit zhruba 21 milionů přijimačů, z toho 79,2% jen pro amplitudovou modulaci, 8% kombinovaných pro amplitudovou a kmitočtovou modulaci, 0,4% jen pro kmitočtovou modulaci, 0,2% jen pro televizi (všechna pásmá 1–13), kombinací pro televizi, am i fm bude 0,3%. Část výrobců neudala dosud druh přístrojů, který bude vyrobět.

A zase nové pajedlo

Cervenkové číslo Wireless Worldu obsahuje popis nového pajedla s témito podstatnými znaky. Celková délka asi 25 cm, váha něco přes 100 gramů, měděné tělesko průměru 4,8 mm je vsazeno do hliníkového tělesa průměru asi 9 mm s jemným závitem na povrchu. Ten je anodicky okysličen (eloxován) a v závitech je navinut odporový topný drát. Kysličníková izolace postačí pro napětí 12 V, jímž je pajedlo vyhříváno, buď z transformátoru, nebo z akumulátoru. Plné teploty dosahne za 4 minuty při spotřebě 25 wattů. Topné těleso je vsazeno do hliníkové nosné trubky délky asi 6,5 cm a poté do dřevěné rukověti. Celek je upraven k práci a držení podobněmu, jako se pracuje s psacím perem. Trvanlivost, zkoušená nepřetržitým chodem, přesahuje 4000 hodin.

Krystalový detektor pro velmi vysoké kmitočty

Zprávu, kterou jsme o nově používaných detektorech k usměrňování proudů o nejvyšších kmitočtech přinesli v 7. čísle na str. 178, doplňuje sdělení o novém patentu společnosti British Thomson-Houston. Jak dotykový drát, tak krystal z umělého karborundu jsou nožovitě sbroušeny a vzájemně postaveny tak, že se dotýkají vzniklými hranami kolmo. Tím je podstatně zmenšena kapacita dotyku.

Norma značení elektronek v USA

Američtí výrobci vysílacích a speciálních elektronek se dohodli na jednotném označování typů. Označení každé elektronky (kromě přijímacích a obrazových) bude se skládat z číslice, písmene a dvojčísla. První číslice dělí elektronky podle žhavicího príkonu, písmeno označuje počet elektrod, dvojčíslí je po-

Z domova i z ciziny


řadovým číslem typu. Na př. 3C44: C značí vysílací triodu, 3 — se žhavicím přívodem 10–20 W, a pořadovým číslem výrobním 44.

Malé vazební transformátory

Angličtí výrobci mohou používat meziúponových vazebních transformátorů tvarů a rozdílů na př. nejmenší elektronky řady E 21. Jsou to „polotoroidální“ (patrně rámečkové) transformátory s děleným a elektricky využívaným vinutím na jádru z ušlechtilého materiálu, uložené v krytu ze speciální slitiny, která potlačuje vliv vnějších polí až o 90 dB. Kmitočtová charakteristika transformátorů je v mezech 1 dB od 30 do 15 000 c/s. Nejpodstatnějším znakem je výměnnost, dosažená použitím patky podobně jako mají elektronky. (E.E.7/46.)

Nejzajímavější elektronka

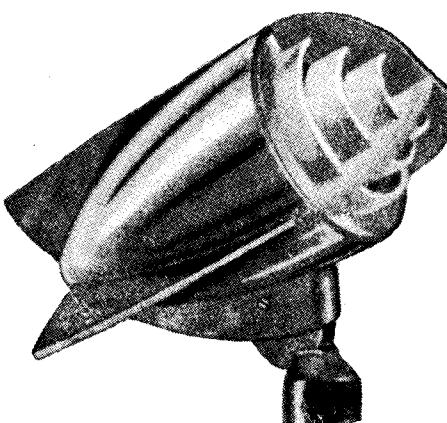— kterou dostali američtí amatéři ke svým pokusům, je ukv. trioda 3 C 37, výrobek firmy National Union. Elektronka, veliká jako



To není meziplanetární letadlo, přichystané ke startu na Mars, nýbrž nový vzor krystalového mikrofonu Astatic. Vyznačuje se prý částečně směrovou charakteristikou a zlepšenými vlastnostmi.

palec, je s to dodávat 10 kW okamžitého výkonu na 1200 Mc/s při impulsové modulaci. Je-li zatížena krátkodobě, může se ještě mnohonásobně přetížit. Chlazení je vzduchové, chladící žebra jsou jak na anodě tak i na mřížce (vyloučení sekundární emise mřížky). Elektronka byla původně vyvinuta pro přenosné radary.

-rn-

Zajímavé stínítko pro obrazovky

Společnost Philco dala si patentovat nový způsob zastínění obrazu na stínítku obrazovky před světem, dopadajícím v úhlů aspoň 45°. Před ním je destička síly několik mm, složená z proužků dokonale průhledné plastické hmoty, které jsou oddeleny tenoučkou vrstvou nepříhledného lepidla, přesné ve směru pohledu resp. osy obrazovky. Dvě taková stínítka ve směrech vzájemně kolmých, jsou umístěna nad sebou, a dovolují nerušený pohled na stínítko, aniž obraz ruší postranní světlo. Jeho zachycení trubkovou clonou je proto méně vhodné, že nezbytná délka trubky nedovoluje pohled se strany, nechceme-li přijít o kraj obrazu; kromě toho tu vadí její značné rozměry. Vzniklého čtvrtvercování dalo by se u technických obrazovek použít pro odečítání velikosti obrazu.

● Vede účelného kresliského náradí, zejména celuloidových trojúhelníků s ustupujícími okraji hran, které vylučují proniknutí tuše do spáry mezi trojúhelníkem a papírem a rozmaří, nalezní jsme v inserátu jisté britské firmy celuloidové šablony nejenom obvyklých popisovacích písem, nýbrž i hlavních radiotechnických symbolů pro schemata. Tato pomůcka podstatně usnadní kresliskou práci, stejně jako lahvíčka s tuší, doplněná kapátkem podobným lékařským kapátkům. Tuto poslední pomůcku si vyrábí každý sám, nemůže-li nyní dostat naše oblibené plnicí tuby na tuš. Podobné účelné šablony na znaky pro schemata bychom ovšem také potřebovali.

● Britská společnost pro záznam zvuku chystá výstavu nahrávacích zařízení letos na podzim.

● Ing. dr. techn. Julius Strnad, známý z četných odborných prací v elektroakustice a technice slabých proudů, byl jmenován mimopřádným profesorem na technice v Brně.

● Jensen dodává reproduktory s průměrem 20, 25 a 30 cm, vestavěné do zvláštních ozvučníckých skřinek, podobných staršímu tvaru skřinek pro přijímače: pod čtvrtvercovým otvorem pro ústí reproduktoru je menší podélný otvor, připomínající někdejší umístění stupnice. Tentot otvor však je volný ze zadní strany reproduktoru a dovoluje přenášet fázově obrácené zvukové kmity ze zadní strany. Tím se dosahuje, podle udání výrobcova, „plného předenusu hlubokých tónů bez dunění a odrazů“. Vnitřní úprava není bohužel z obrázků zřejmá.

● I v Anglii, podobně jako v Americe, se vyrábí vojenský radiotechnický materiál, který je živě výtáván a oceňován radioamatéry. Wireless World však vybízí v červenkovém čísle své čtenáře k opatrnosti při nákupech: materiál se prodává bez záruky, je určen pro speciální úkoly a není vždy možné využít ho účelně k amatérským pracím, aneb výbavu neodborně uskladněnou a může být porušen. Přesto nepochybňuje získá mnoho zájemců a prodává se také podstatně levněji. — Výjimku tvoří přístroje, které vyrábají v nedodaných zbytků vojenských objednávek samotní výrobci a které jsou sice levnější, než jinak speciální přístroje bývají, ne však tolik, jako ostatní výrodejní zboží, prodávané „na kila“.

● Rozhlasový poplatek pro domácnosti v Anglii byl zvýšen z původních 10 shillingů (100 Kčs) na 1 libru pro poslech rozhlasu, a na 2 libry pro rozhlas a televizi současně.

● Cílem sovětské radiotechnické výroby je 3 000 000 přijímačů, jež mají být vyrobeny v příštích 5 letech. Od konce války bylo uvedeno do činnosti přes 1600 ústředen drátového rozhlasu. (Podle Wireless World, 7/46.)


AMERICKÝ ROZHLAS za války

L. H. VYDRA (NEW YORK)

I když válečná léta znamenala zastavení technického vývoje — brzo po vstupu Spojených států do války bylo zastaveno povolování stavby nových vysílačů, vydávání nových licencí, i náhradní součástky k udržování technického zařízení byly přidělovány v rámci prioritního systému — přece po stránce programové došlo k mimořádnému rozvoji. Většina hlavních vysílačů po celé zemi prodloužila svůj provoz na 24 hodiny, byl vybudován rozsáhlý protiletecký systém a jiná opatření pro národní obranu. Rozhlas se také dal cele do služeb válečného úsilí a přenášel bezplatně zvláštní pravidelné osvětové relace Úřadu pro válečné informace (OWI) a jiných vládních institucí. Společnosti zavedly řadu vlastních programů k podpoře upisování válečných půjček a jiných dobrovolnických válečných organizací a pro instrukce CPO. Jen v roce 1943 na př. vysílací doba a účinkující personál, bezplatně poskytnutý rozhlasovými společnostmi vládě, měl hodnotu 103 miliony dolarů.

Snad nejpozoruhodnější čin amerického rozhlasu za války bylo rozšíření zpravodajských komentářů a domácího zpravodajství z celého světa. V roce 1944 k tomu přistoupilo přenášení dokumentárních reportáží přímo z fronty. To umožnila konstrukce lehkého přenosného nahrávacího zařízení, používající magnetického drátu a pak zvukového pásmu. Obě zařízení může bez námahu unést jeden člověk a může s ním jít kamkoliv. Váleční zpravodajové ho úspěšně použili za invaze v Normandii. Nezapomenu z těch dní na popis zpravodaje, který byl na válečné lodi u normanských břehů, když byla napadena německými letadly. Jejich postřeleno-

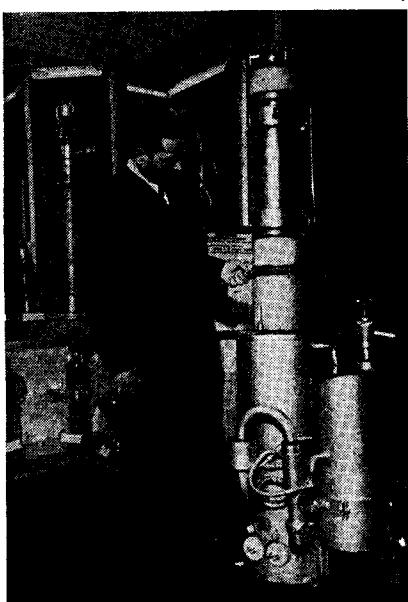Jiný exponát moskevské radiové výstavy: vysílání elektronka sovětské konstrukce pro ztrátu 100 kW na krátkých a středních a 200 kW na dlouhých vlnách.



Pohled do televizního studia z reálné místo (společnost Columbia, USA). Záběry z jednotlivých kamer je možno prolínati.

vání, štěkot obranné protiletecké palby, volání rozkazů velitele a jiné signály, jakž i poznámky a rozhovor mužstva se zpravodajem byly tak věrné, jako by se byly odehrály přímo v hlasatelni. Podobně tomu bylo za bitvy o St. Lô, za Pattonova průlomu německé fronty a při jiných příležitostech. Celé Spojené státy tehdy se zatajeným dechem sledovaly postup armád generála Eisenhowera.

Několikrát za den měly společnosti zvláštní relace svých zpravodajů ze všech front. Během čtvrt hodiny jste mohli slyšet třeba zpravodaje z Normandie, Ríma, Moskvy, Washingtonu a Saipanu. Za dvě hodiny nato přišla další čtvrt hodiny se zpravodaji z Londýna, Káhiry, Stockholmu, Manily a Sydneye. K večeři jste slyšeli další serii světového zpravodajství, podle toho, kde bylo co nového a zajímavého. Představte si jen, co to znamená organizace a přípravy. Cely pořad musí časově klapat, jako kdyby byl vysílan s jednoho místa, a kromě toho ústředí — v tomto případě New York — musí mít reservu, kdyby došlo k nějaké poruše. V poměru ke složitosti celé soustavy bylo však poruch málo. Výhody tohoto zpravodajství pro informaci veřejnosti a pochopení konfliktu jsou jedinečné. Amerika, vzdálená tisice kilometrů od pekla války, měla ji, dík rozhlasu, každodenně na svém prahu, ve svých domech. Nечybí, že právě tato skutečnost byla důležitým činitelem v dosažení skvělých válečných výkonů americké domácí fronty při výrobě a při zásobování vlastních armád, ale i branných sil ostatních spojenců.

K tomu přistupovaly takové dodatečné služby, jako soustavné poslechové záznamy cizích rozhlasů — spojeneckých i nepřátelských — a jejich využívání pro zpravodajství. Poslechová služba společnosti Columbia zaznamenala od srpna 1939 do srpna 1945 více než 24 miliony slov. Tyto záznamy představují knihu o 96 tisících stran. Vím z vlastní zkušenosti, jak

cenné byly tyto záznamy pro přípravu čs. krátkovlnných relací. I v domácím americkém rozhlasu bylo jich působiv a názorně využito v konfrontacích nepřátelských zpráv se skutečností. Proto také nákladná německá a italská propaganda, kterou byla Amerika i ostatní spojenecké země bombardována, měla nepatrný účinek a v Americe, kromě odborníků a hrstky zakuklených nacistů, kteří unikli síti federální policie, ji nikdo neposlouchal.

Zemřel objevitel televize

Kdo by neznal z techniků a zdějem o jméno J. L. Bairda, pravého a nadšeného průkopníka televize, který první dokázal, že „to jde“? Již v r. 1924 vyšly jeho první články o televizní technice, za dva roky poté podařilo se mu sestrojit první pokusné zařízení s obrázkem s gradací stínů a světel, v r. 1929 používala Britská rozhlasová společnost pokusně jeho soustavy. Osudovou shodou zemřel Baird právě v týdnu, kdy BBC zahajovala opětovné vysílání televize, 13. června, ve věku 57 let. Dočkal se uskutečnění své myšlenky, která jiným vynesla peníze a jemu, prondádovanému nezdary a otřeseným zdravím, jen proslulost objevitele. Na loži, kde později ve spánku zemřel, vyslechl ještě zprávu o úspěšném televizním přenosu přehlídky při oslavě vítězství. Je známo, že BBC vysílala ještě před válkou dvěma soustavami: Marconi-E. M. I a Bairdovou, po válce však bylo rozhodnuto používat jen soustavy první. I to mělo snad otřesný vliv na podložené zdraví vynálezce. Ve vědeckých kruzech nedosáhl plného uznání, byl považován za důvtipného, ač příliš optimistického experimentátora. Bylo-li však Bairdovi odepřeno oceňení vědců jeho dobu, nelze mu upřít velikou lidskou zásluhu v boji za proniknutí myšlenky v dobách nedůvěry a v obětavé pionýrské práci, kterou zhodnotil teprve budoucnost.

NAPÁJENÍ BATERIOVÝCH ELEKTRONEK ZE SÍTĚ


Nový druh zdroje stálého žhavicího napětí, vhodný zvláště pro měřicí přístroje

Dt. P. 621.396.682

Novější bateriové elektronky, zejména řady D, umožňují malým žhavicím proudem jednoduché napájení ze sítě, a to anodové obvody i žhavení. Způsoby, jak to provádět, jsme probírali ve dvou článcích v 10. čísle Radioamatéra v roce 1941. Tenkrát jsme uváděli způsob žhavení vláken, spojených do série na spotřebu 50 miliampérů, usměrněných proudem anodového usměrňovače, patřící zvětšenému výkonu. Tento způsob jsme čtenářům připomněli v návodu na superhet s elektronky D v čl. č. 3. Jeho elektronky měly vlákna spojená do série, takže žhavici proud celkový činil 50 mA, a napětí 4,5 voltu. Úprava vyhovovala v tomto případě jak pro žhavení z jediné normální baterie, tak z uvedeného napajecí.

Žhavení vláken je však možné získat přímo ze sítě i jinak. Usměrníme selenovým nebo kuproxovým usměrňovačem malé napětí, vyfiltrujeme je a můžeme opět přímo žhavit, jak to ukazuje připojený obrázek. Nedostatkem této úpravy je: 1. nesnadné filtrování poměrně značného proudu při malém napěti (je zapotřebí velké tlumivky a ellyt. kondensátorů s kapacitou řádu tisíc mikrofaradů), 2. „měkké“ napětí, jehož velikost tedy značně závisí na odebíraném proudu a musíme je proto kontrolovat. Pro tyto nevýhody jsme se žhavení z nízkovoltového usměrňovače vyhýbali. Je však možné obojí nesnáz zminit použitím suchého článku nebo baterie o takovém napěti, jaké potřebujeme pro žhavení. Takový článek běžného typu má velmi malý odpor, obvykle mezi 0,1 až 1 ohmem. Zapojíme-li do filtračního řetězce tlumivku s jalovým odporem mnohem větším, pak tento článek působí jako kondensátor a zeslabí střídavý zbytek usměrněného napětí tak, že při použití na žhavení neruší. Působí tedy asi jako ellyt. kondensátor o kapacitě 1500 až 15 tisíc μF s tím podstatným rozdílem, že zatím, co kondensátoru je do jisté míry jedno, jak veliké je stejnosměrné napětí na něm (pokud není příliš malé nebo naopak větší než povolená hodnota), musíme u článku upravit stejnosměrné napětí tak, aby článkem tekl proud jen dole nepatrný, t. j. napětí usměrňovače se musí prakticky rovnat napětí článku. Kdyby event. bylo napětí usměrňovače větší, článek by se nabíjel, v opačném případě by se vybijel a obojí mu nesvědčí, zejména při větších proudech. Zato nám článek hledá výstupní napětí, udržuje stálou hodnotu i při kolísání napětí sítě, což zase kondensátor nedělá. Je však třeba vypínat nejenom přívod sítě, nýbrž i článek, neboť by jednak žhil připojené elektronky ze své zásoby, jednak by se vybijel přes suměrňovač zpětným proudem.

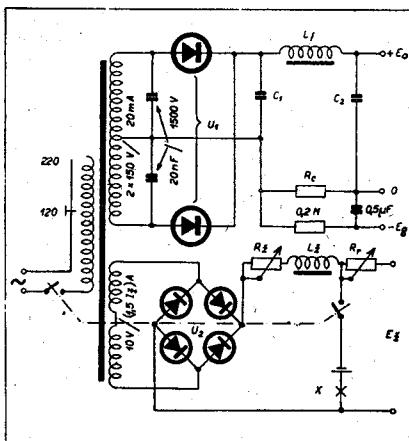Připojené schéma ukazuje návrh takového napajecího. Sítový transformátor má kromě primáru dvojitý vinutí pro usměr-



nění anodového napětí. Pro poměrně malé proudy a napětí asi 120 V se hodí selenové tyčinky asi s 20 destičkami, zapojené obvyklým způsobem. S kondensátory $C_1 = 10 \mu\text{F}$, $C_2 = 4 \mu\text{F}$ a $L_f = 10 \text{ henry}$ a 15 mA zůstane na prvním kondensátoru jen asi 2,5 V ef. bručivého napětí, za tlu-


Kdy smíme vynechat KATHODOVÝ KONDENSÁTOR

Nedostatek jakostních ellyt. kondensátorů, resp. krátká životnost a nepravidelnosti, časté u méně hodnotných výrobků, vedla k otázce, kdy změna vlastnosti zesilovacího stupně, vzniklá vynecháním kondensátoru (viz obrázek), nevadí činnosti přístroje. Víme, že kondensátor na tomto místě ruší zápornou zpětnou vazbu proudu. Vynecháme-li jej, tedy tato vazba vznikne a má za následek:

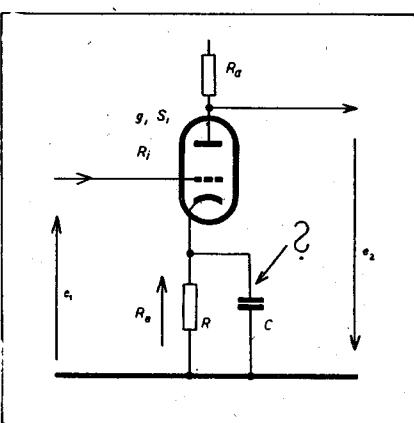1. zmenšení strmosti v poměru $1:(1 + SR)$,
2. zvětšení vnitřního odporu příslušné elektronky $(1 + SR)$ krát,
3. zmenšení zisku podle vzorce:

$$z' = z / (1 + k \cdot z),$$

kde z je původní a z' zmenšený zisk, a činitel zpětné vazby $k = e/e_2$. Odvození těchto důsledků najde zájemce ve studii



mivkou pak jen 0,16 V, což běžně stačí. Odporem R_c vytvoříme potřebné mřížkové předpětí pro přijimač, není-li v něm tento obvod již vestavěn, jak je to dnes obvyklé.

U části žhavicí postupujeme takto. Abychom lépe využili selenových usměrňovačů a mohli použít tlumivky s větším odporem, usměrňujeme napětí značně větší než je výsledné napětí žhavicí, v daném případě na př. 10 V; získáme je i z běžného transformátoru seriovým spojením žhavicího vinutí 6,3 V a nepoužitelného vinutí 4 V pro žhavení usměrňovači elektronky. Usměrňovač v Graetzově zapojení nám dá usměrněné napětí přibližně 0,9krát efekt. hodnota napětí střídavého, t. j. asi 9 V stejnosměr., vede toho střídavý zbytek se základní (nejnížší) harmonickou $4/(3\pi)$ krát eff. hodnotou střídavého napětí, o kmitočtu 100 c/s (dvojcestné usměrnění); uvedenou hodnotu získáme analytickou Fourierovou, potřebný vzorec na př. ve Fyzikálních základech radiotechniky, díl II, odstavec III. 10. d). V našem případě bude na výstupu usměrňovače $0,42 \cdot 10 \text{ V} = 4,2 \text{ voltu eff. napěti o kmitočtu } 100 \text{ c/s. To musíme změnit na přípustnou hodnotu filtraci. Zařadíme-li do obvodu tlumivku Lž o indukčnosti 1 henry a tedy jalovém odporu pro kmitoč-$

o záporné zpětné vazbě v 1. a 2. č. RA roč. 1943. Je jasné, že kathodový kondensátor lze vypustit tam, kde úbytek zisku a stoupnutí vnitřního odporu nebude vadit.

Zda tomu tak je, o tom se přesvědčíme použitím uvedených vzorců pro skutečné hodnoty. Uvažujme na příklad vf. pentodu jako zesilovač s anodovým odporem 0,3 MO, kathodovým 3 kO a strmostí 1 mA/V. Zisk této úpravy je okrouhle 150, činitel zpětné vazby je v tomto případě dán také vztahem $k = R/R_a = 0,01$, ztráta zisku podle vzorce 3. je $1 + 150 \cdot 0,01 = 2,5$ násobná, zbude tedy $z' = 150/2,5 = 60$. Zvětšení vnitřního odporu bude $(1 + 1 \cdot 3) = 4$ čtyřnásobné, z obvyklých 2 megohmů na 8 MΩ.

Druhý příklad: trioda s $R_a = 0,1 \text{ MO}$, $R = 3 \text{ kO}$, $S = 1 \text{ mA/V}$, $R_i = 30 \text{ kO}$. Zisk je zhruba 30 a klesne 1,9krát asi na 10,5, vnitřní odpor vzrosté opět 4krát na 0,12 MO.

U vf. zesilovacích stupňů mohou být poměry přiznivější: R_a (resonanční odporník laděné anody) je na př. 200 000 ohmů, kathodový odporník na př. 200 ohmů, činitel zpětné vazby 1/1000, zisk bez zp. vazby asi 200, ztráta zisku zanedbatelná (1:1,2), změna strmosti a vnitřní odporu malé, resp. neuplatní se. Proto lze nalézt zapojení přijimačů, kde kath. kondensátory chybí.

U nf. zesilovacích stupňů jde však o citelnou ztrátu zisku a značné zvětšení vnitřního odporu. Tam, kde je zisku nadbytek, můžeme přes to kathodový kondensátor vyněchat, nevadí-li zvětšení vnitřního odporu. Tato podmínka by nebyla splněna snad jen u triod, pracujících do nf. transformátoru a zejména u stupňů koncových, kdy se na rozdíl od někdejších způsobů proudové zpětné vazbě využívá kathodový kondensátor nevynecháváme. — Zvláštní případy si zájemci podle uvedených příkladů snadno rozhodnou sami. P.

čet 100 c/s 628 ohmů, vznikne s odporem článku 0,5 ohmu dělič napětí, který napětí střídavé zeslabí v poměru 628/0,5 = 1256krát, v našem případě na 0,0035 V. Lze očekávat, že tento malý střídavý zbytek nebude již rušit u běžných případů. Kde by tomu tak nebylo, tam bychom po případě použili větší tlumivky. Vyšší harmonické stříd. zbytku budou zeslabeny nejméně dvakrát více.

Odporem Rž (žhavicí reostat) musíme při uvedení do chodu nastavit takový proud u usměrňovače, aby při jmenovitém napětí sítě nebyl článek nabijen ani vybit. Nastavujeme nejlépe při práci přístroje, s miliampérmetrem, zapojeným v místě X, a odporník Rž nastavíme tak, až miliampérmetr ukazuje nulu. Článkem stálém protéká střídavý proud o hodnotě $4,2/628 = 6,75$ mA o kmitočtu 100. Volime proto článek tak veliký, aby tento proud byl podstatně menší než přípustný vybíjecí proud článku. Obvykle se hodí článek pro velké kulaté svítlinky, snad by však vyhověl i článek docela malý; i kdyby mu střídavý proud životnost zkracoval, občasná výměna zařízení podstatně nezdáří. Potřebujeme-li napětí větší než má jediný článek, použijeme dvou nebo i tří v řadu. Potřebujeme-li naopak žhavici napětí odlišné od hodnoty, jakou dává celistvý násobek napětí jednoho článku (na př. 2 V pro elektronky řady K), pak na výstup zařídíme ještě druhý reostat Rr, kterým je vhodně změníme. Můžeme ovšem také použít docela malého akumulátoru s napětím 2 V, ten má vnitřní odporník vždycky mnohem menší než suchý článek. Počítejme prostě se skutečností, že vždy musí být vstupní napětí za filtrem rovno napětí článku.

Tlumivku pro filtrování žhavicího proudu vypočítáme podle Hannova diagramu, otištěného v RA č. 9/1942, str. 167, nebo v novém 7. vyd. Fys. základy radiotechniky, I. díl, obrázek 70e. Známe na př. $L = 1$ henry a $I = 0,2$ A a výjdeme z předpokladu, že výraz $L \cdot I^2/V$ má být pro účelné využití materiálu asi $10 \cdot 10^{-4}$. (L = indukčnost tlumivky v henry, I = stejnosměr. magnetizující proud, V = objem želez. jádra.) K této hodnotě přísluší druhá, n . $I/l_z = 16,5$ a $\alpha = 21 \cdot 10^{-4}$ (n = počet závitů tlumivky, l_z = délka střední siločáry v železném jádře; $\alpha = l_v/l_z$; l_v = délka vzduchové mezery). Protože L a I známe, můžeme vypočítat z prvnho výrazu přiměřený objem jádra $V = 40 \text{ cm}^3$, a pak odhadem volime jádro o průřezu 3 cm^2 a $l_z = 18,3 \text{ cm}$. Z toho dostaneme dále potřebnou vzduchovou mezeru $l_v = 21 \cdot 10^{-4} \cdot 133 = \dots = 0,3$ milimetru, počet závitů $n = 16,5 \cdot 13,3/0,2 = 1100$ závitů. Aby tlumivka snesla proud 0,2 A, musí mít drát (viz tabulku C, FZR I, 7. vyd.) 0,3 mm silný. Jeho odporník na jádře o průřezu $1,5 \times 2 \text{ cm}$ bude asi 24 ohmy, úbytek proudu 0,2 A, 4,8 V; to je zde přípustné, protože chceme srazit 9 V asi na 1,5 V, zbytek tedy ještě na odporník Rž asi 15 ohmů. 1100 závitů drátu 0,3 mm potřebuje asi 100 mm² plochy okénka, volime tedy plechy s okénkem asi 250 mm, v tomto případě méně než obvyklý trojnásobek, protože vineme silnější drát a nemusíme jej prokládat.

Příklad snad poslouží těm, kdo si podobný přístroj chtěli navrhnut pro od-


lišné podmínky. Podobný přístroj má význam i pro napájení zařízení měřicích, používajících z různých důvodů bateriových elektronek; pak může být doplněn doutnavkovým stabilisátorem anodového napětí, takže napájíme celý přístroj stálým napětím.

P.

VYSOKOFREKVENČNÍ ZDROJ VYSOKÉHO NAPĚTI

Poválečný rozmach přinesl konstruktérům nových televizních přijimačů řadu problémů, na jejichž úspěšném vyřešení závisí rozšíření televizního rozhlasu. Jedním z nejjejímavějších problémů je eliminátor pro vysoká napětí, jelikož v obrazových přijimačích se dnes skoro vyloučen používá obrazovek s velmi světlým obrazem, které vyžadují anodových napětí kolem 10 kV při proudu asi 100–500 mikroampérů. Příslušný zdroj musí vyhovět těmto požadavkům: 1. Musí být laciný, 2. malý, 3. lehký, 4. bezpečný, což znamená, že zkratový proud nesmí přestoupit hodnotu 3 mA a 5. nemá mít rušivé rozptylové magnetické pole.

Ani jednu z těchto podmínek není možno splnit obyčejným síťovým transformátorem s usměrňovačem. Transformátor pro tak vysoké napětí je veliký, těžký a drahy, vyžaduje dokonalou izolaci, má značný zkratový proud, takže je nebezpečný lidskému zdrai a nad to má silně, velmi těžko odstranitelné magnetické pole. Také filtrační kondensátory jsou velmi nákladné a veliké, protože při značné kapacitě (1–2 μF) jejich zkušební napětí musí být kolem 30–50 kV.

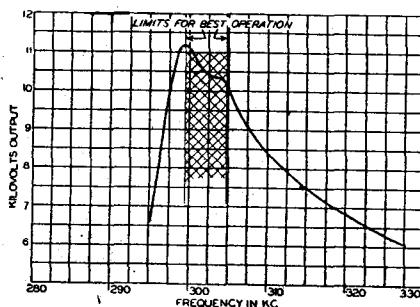

leným vinutím na pertinaxovém válcu, kterážto úspora mnohonásobně cenově převáží zkomplikování obvodu oscilační elektronky, hlavně při amerických cenách lamp (0,50 až 1,50 dolaru). Celý eliminátor je skutečně lehký a malý, je sestaven na kostře asi 16×3 cm a váží kolem 2 kg. Práce s ním je zcela bezpečná, protože při přetížení (více než 2 mA) nebo zkratu je primární oscilační cívka tak značně tlumená (těsná vazba), že oscilace vypadá a tím na sekundáru zmizí napětí. Přitom je však napětí (až do odběru 1 mA) značně „tvrdé“, rozdíl mezi během naprázdno a při zatížení 0,8 mA činí pouze 15 percent. Také filtrační kondenzátor 500 pF je malý, lehký a laciný.

Jak je vidět, splňuje eliminátor dobré všechny podmínky a nadto má ještě další výhody. Napětí na sekundáru je totiž značně závislé na použité frekvenci, takže otočným kondenzátorem paralelně k oscilačnímu obvodu můžeme měnit výstupní ss napětí v širokých mezech. Použijeme-li daleko jako oscilačnímu koncové pentody 28D7, která vyžaduje na anodě napětí 28–32 V, můžeme napájet celý televizní přijimač z obyčejného 32 V automobilového akumulátoru, aniž musíme použít choustových a nákladních vibračních měničů. Opět ukázka amerického konstruktérského dímu. (Podle Radio Craft, June 1946.)

O. Horna

Nová modulační výbojka

Pod označením R 1130 B (1B 59) uvedla Sylvania na trh výbojku, která dává světlo o vlnové délce 3500–6500 angstroemů a má světelný výkon téměř přímkové závislý na proudu, který protéká výbojkou. Pracuje při 140 voltech s proudem 5 až 35 mA a hodí se pro přístroje k přenosu obrazů, ale i pro jednoduché nahrávání zvuku na film. K vybuzení stačí obvyklá 18wattová koncová tetroda s anodovým zdrojem 300 V. Kmitočtová charakteristika modulace vyhoví od 15 do 15 000 c/s.

• Pro přesnou laboratorní práci s různými můstky, napájenými střídavým proudem, vyvinula firma Sherron Electronics Company citlivý nulový indikátor s 6 cm obrazovou elektronkou a vestavěným oscilátorem (60, 120 nebo 1000 c/s) se sinusovým napětím pro napájení můstku. Přístroj má vstupní impedance 1 megohm a max. zesílení 80 dB při 0,100 mV vstupního napětí. Regulace zesílení je automatická, takže citlivost indikátoru se nemusí během celého měření řídit. Obrazec, vzniklý na stínitku obrazovky, umožňuje rozeznat, zda nerovnováha můstku je absolutní nebo fázová, což značně usnadní měření složených impedancí, kde hlavně fázové využití můstku je s dosavadními nulovými indikátory značně zdlouhavé a nepřesné.

RESONANČNÍ KMITOČTOMĚR

Výklad podstaty a popis stavby přístroje
k měření kmitočtu 100—60 000 kc/s

Dt P 621.317.76.


dukností a kapacitou velmi značný, takže u značných měřených energií můžeme do obvodu zařadit na př. malou žárovku ž (obraz 1), která při naladění do resonance svítí. Její odpor je ovšem poměrně značný a tlumí resonanční obvod; to zplošťuje průběh resonanční křivky a činí měření méně přesným, stejně jako poměrně neostrý údaj maxima světlem žárovky. Proud můžeme kontrolovat i jinými způsoby, na př. thermoelektr. článkem, žárovým ampérmetrem, bolometrem.

Výhodnější je použít k indikaci resonančního měření napětí, které při resonanci vznikne na sverkách kondensátora měřného obvodu. K tomu lze zase v případě větší energie použít na př. doutnavky. Uvádí se, že je to způsob výhodný, vadí jen rozdílnost zápalného a zhášecího napětí, při větších kmitočtech zřetelně ruší. Pro zcela malé energie se lépe hodí indikace resonančního napětí buď vf. voltmetrem s detektorem nebo diodou, anebo voltmetrem elektronkovým. Zvláště poslední způsob dává možnost velmi citlivého měření, při němž na př. měrný obvod může být až několik dm vzdálen od obvodu měřeného, vzájemné působení je minimální a měrný obvod není tlumen, neboť elektronkový voltmetr snadno upravíme pro spotřebu prakticky nulovou. Avšak i obvod s detektorem a mikroampérmetrem může konat dobré služby, jak dokládá tovární přístroj, jehož schema rovněž otiskujeme. — Pro samotný elektronkový voltmetr můžeme použít buď elektronky a miliampermety, ale také elektronového ladícího indikátoru (viz RA č. 11/1941, str. 204), jehož větší citlivost je však vyvážena tím, že vyžaduje značnou provozní energii a obvykle napájení ze sitě, zatím co elektronkový voltmetr vystačí s několika málo bateriemi a voltmetr s detektorem nepotřebuje pomocných zdrojů vůbec.

Přesnost metody posoudíme podle vlastnosti resonančního obvodu. Představ-

Čelní deska vlnoměru. Vlevo nahoru indikátor, vpravo přepínač rozsahů, dole ladící knoflík s celuloidovým ukazatelem, dole vlevo tlačítko pro měření, vpravo kontrola žávacího proudu.

Obraz 1. Podstata resonančního vlnoměru

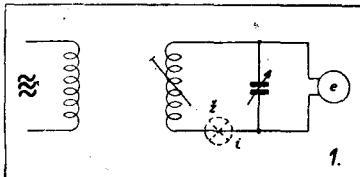


menších cívek a kondenzátorů, po případě speciálních obvodů pro nejvyšší kmitočty (na př. motylkový obvod), pak lze jít i výše a nahradit jednoduchým, malým a snadno ovladatelným přístrojem jiné metody, na př. Lecherovy dráhy (typ 1140 A General Radio 240—1200 Mc/s). Přesnost u přístrojů s mnoha rozsahy udávají výrobci až asi 0,5 %, častěji 1 až 3 % u přístrojů s hotovou stupnicí. Pro větší rozsahy je však možné přesnost stupňovat ještě dosti podstatně.

Resonanční měrný obvod můžeme indikovat buď přímo na měřeném zdroji, nebo až na měrném obvodu. Naladíme-li měrný obvod do resonance, tu odebírá i při velmi volné vazbě energii, a to se projeví poklesem vf. napěti generátoru. Tento pokles, měřený jednoduše na př. kontrolou proudu v měřkovém nebo anodovém obvodu generátoru, může udat naštolou resonanci. Podmínkou je, aby výkon generátoru nebyl příliš velký proti spotřebě resonančního obvodu, abychom tedy mohli pokles energie zjistit. Při tom využíváme okolnosti, že měrný resonanční obvod pohltí či absorbuje část energie, a proto jmenujeme tento způsob indikace, resp. celý kmitočtoměr na této podstatě, *absorpční*.

Zpravidla však stojíme o to, aby nebylo třeba kontrolovat energii zdroje, abychom tedy mohli resonanci zjišťovat přímo na měrném obvodu. To se může dít několika způsoby. Při resonanci je proud mezi in-

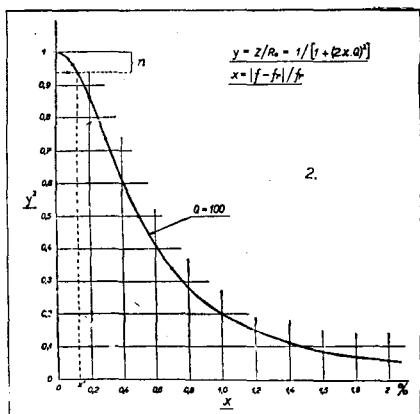Obraz 2. Závislost výchylky elekt. voltmetru s kvadratickou charakteristikou (y^2) na poměrném rozladění a odvození základních vztahů pro citlivost a přesnost resonančního vlnoměru.



Resonanční kmitočtoměr určuje kmitočet radiofrekvenční energie z podmínek resonance obvodu, složeného z indukčnosti a kapacity. Takový obvod, který stručně jmenujeme ladicím, je volně vázán se zdrojem, jehož kmitočet chceme měřit. Vyhovují-li prvky obvodu, indukčnost a kapacita, známému Thompsonovu vzorce:

$$f^2 = \frac{1}{4\pi^2 LC}, \quad (1)$$

je obvod s to odebrati zdroji poměrně značnou energii i při zcela volné vazbě, a vznikne na něm značné napětí i značný proud. Kterýkoliv z těchto tří zjevů můžeme vhodným zařízením indikovat a pak můžeme zjistit kmitočet buď výpočtem, známe-li L a C . Zpravidla však obvod ocejchujeme a doplníme cejchovní tabulkou nebo stupnicí kmitočtů, a na ní měřený kmitočet přímo odečteme. Kdyby bylo lze sestavit jadec obvod bez ztrát, byl by výkon, odebraný zdroji, newattový. To ovšem možné není a proto resonanční obvod vždy mírně zvětší jeho ztráty, a jde-li o přímé měření budicího obvodu, mění poněkud jeho kmitočet. Tento vliv je zpravidla zanedbatelný proto, že je v zájmu přesnosti, aby vazba obou obvodů byla volná a ztráty nepatrné.

Vlastnosti. Protože energii pro měrný obvod odčerpáváme zpravidla magneticky resonančnímu obvodu generátoru, kde je málo vyšších harmonických magnetického pole, je zajištování kmitočtu resonančním přístrojem méně ohroženo možností, že určíme kmitočet některé harmonické, jako se to naopak snadno přihodí u vlnoměru interferenčního. S výměnnými nebo přepinatelnými cívkami a otocným kondensátorem je poměrně snadno překrýt rozsah od desítek kilocyklů až do stovek megacyklů, a použijeme-li

vime-li si, že při volné vazbě se zdrojem je měrný obvod napájen prakticky *konstantním proudem*, je napětí na resonančním obvodu úměrné jeho impedanci Z , a ta je dána známým vzorcem (odvození viz Fyzikální základy radiotechniky, díl II, odstavec III, 11).

$$Z = \frac{R_o}{\sqrt{1 + 4Q^2x^2}} \quad (2)$$

V tomto vzorci značí R_o resonanční odpor obvodu, který je dán vztahem

$$R_o = \frac{L}{R_z \cdot C_o} = \omega_0 L Q \quad (3)$$

kde L a C jsou indukčnost a kapacita obvodu, R_z je seriový ztrátový odporník a Q je činitel jakosti, rovný $\omega_0 L / R_z$. Hodnota x je poměrné rozladení a je rovna

$$x = \frac{f - f_0}{f_0} \quad (4)$$

f_0 a ω_0 jsou hodnoty pro rezonanci, f je kmitočet při rozladení mimo rezonanci.

Zajímá nás *poměr výchylky* při rozladení mimo rezonanci k výchylce maximální, při nastavení resonance, který je dán poměrem Z/R_o . Protože oba dále uvedené způsoby indikace (detektor, el. voltmetr) resonančního napěti dávají výchylku a měřicímu přístroji velmi přibližně přímo úměrnou čtvrtici napětí, můžeme vzorec (2) upravit výhodněji:

$$\left(\frac{Z}{R_o} \right)^2 = \frac{a}{a_0} = y = \frac{1}{1 + (2xQ)^2} \quad (5)$$

Právě uvedený vzorec máme graficky znázorněn na obrázku 2, kde je polovina resonanční křivky. Ta je souměrná, můžeme si tedy představit druhou polovicí zrcadlového průběhu nalevo od osy y . Otáčíme-li ladícím kondensátorem měrného obvodu, tu napětí na obvodu roste od nuly až do maxima při rezonanci a poté opět klesá. Výchylka mikroampérmetru stoupá právě podle křivky na obrázku 2. Vidíme, že v okolí rezonance je změna výchylky malá, neboť křivka tam má vrchol s tečnou rovnoběžnou s osou x . Přístroj nastavíme tím přesněji:

1. čím ostřejí probíhá resonanční křivka, t. j. čím menší ztráty, resp. čím větší činitel Q obvod má, a

2. čím jemnější rozdíly výchylky dovoluje mikroampérmetr zjistit.

Dejme tomu, že máme mikroampérmetr, který zřetelně ukáže ještě n -tý díl plné výchylky. Toto n může být — abychom měli nějakou představu — mezi 20 a 1000 podle jakosti přístroje; obvyklá hodnota bude na př. 100, t. j. ručička reaguje zřetelně na změnu proudu rovnou setině proudu pro plnou výchylku. Podle toho bude nejménší rozdíl mezi a i a_0 právě a_0/n a přísluš. hodnota y vyjde $(1 - 1/n)$. Pro hodnotu $(2xQ)^2$ velmi malé proti 1 lze pravou stranu vzorce (5) nahradit přibližně rovnou úpravou, kterou plíšme hned ve spojení s právě uvedeným výrazem pro y :

$$y = 1 - 1/n = 1 - (2xQ)^2 \quad (6)$$

Z toho vyjde po snadné úpravě

$$x = \frac{1}{2Q\sqrt{n}} \quad (7)$$


Dosaďme nyní za n prve udanou běžnou hodnotu 100 a za Q rovněž 100; pak vyjde jako zjistitelné poměrné rozladení $x = 1/2000$, t. j. kmitočtomér můžeme na-

stavovat s chybou menší než 0,05 %. Při tom nejsou zvolené hodnoty n ani Q mimořádně vysoké a nečinilo by potří zajistit hodnoty ještě několikrát větší, takže by citlivost ještě podstatně stoupla. Okolnost, proč u této vlnoměru jen vzácně bývá udávána přesnost pod 1 %, souvisí s tím, že konstrukce běžně použitého ladícího kondensátora, stálost cívek a hlavně poměrně krátké stupnice přístrojů se širokým rozsahem dávají samy chybou odcetu podstatně větší. Je však možné pro zúžený rozsah a pečlivě navržené obvody systému vlnoměr podstatně přesnější.

Zapojení kmitočtometru s indikací resonančního napěti vf. voltmetrem s kryštálovým detektorem udává připojené schéma 3A. Přístroj má pět rozsahů s přepínacími cívky pro rozsahy 0,15–0,5, 0,5–1,5, 1,5–5,0, 5–15 a 15–60 megacyklu. Cívka nejvyššího rozsahu tvoří jediná smyčka měděného drátu sily asi 3 mm, ostatní cívky jsou s železovým jádrem, dodádeným šroubkem. Přepínač je upraven tak, že při daném rozsahu spojuje na krátko cívku rozsahu nejbližší nižšího, neboť její vlastní kmitočet zpravidla spadá do rozsahu následujícího a působil by tu „difu“ v citlivosti. Obvod je laděn běžným radiovým kondensátorem o kapacitě asi 500 pF a jednoduchou stupnicí. Aby obvod s detektorem a mikroampérmetrem netlumil resonanční obvod příliš, je tu prostý dělič napětí z kondensátoru a na větší z nich (t. j. na menší napětí) je připojen obvod s detektorem, vf. tlumivou, která doplňuje cestu stejnosměrnému proudu detektorem a mikroampérmetrem. Zapojení je již na pohled velmi jednoduché a odběr energie z resonančního obvodu tak malý, že bychom očekávali velmi malou citlivost. Měli jsme však přiležitost přístroj vyzkoušet a ukázalo se, že na př. na oscilátor superhetu, ovšem bez střničního krytu, reaguje mikroampérmetr zřetelnou výchylkou na vzdálenost asi 15 cm, a to i na rozsahu krátkých vln. Citlivost přístroje ovšem poněkud klesá při uzavírání ladícího kondensátoru, vždy však stačí k spolehlivému zjištění resonance. Pečlivým nastavením detektoru, jež je jedinou nepřijemnosti u této úpravy, lze vždy citlivost značně zvětšit.

Přístroj, který ukazuje naše snímky, vznikl jako obdoba právě uvedeného, ze zámeru dosáhnout větší citlivosti indikace a odstranit nastavování detektoru. K resonančnímu obvodu je připojen elektronkový voltmetr v zapojení jako anodový detektor s malým anodovým napětím, právě jen takovým, aby při signálu protékal použitým měřicím přístrojem přibližně plný proud. Naladíme-li měrný obvod do resonance, tu anodový proud stoupne účinkem kladných půlvln vf. signálu a největší výchylka nastane při největším napětí, tedy zase při rezonanci. Ladící obvod není vůbec zatížen, citlivost vlnoměru udává tedy jen činitel jakosti resonančního obvodu, což je veliká výhoda proti přístroji s detektorem.

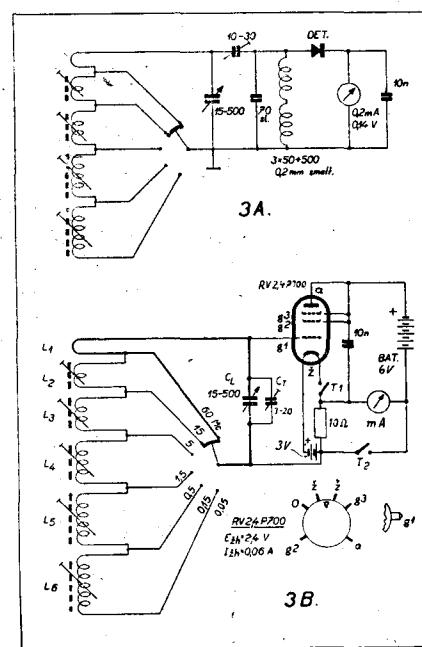Ladící obvod je zapojen i upraven podobně jako u přístroje s detektorem (obrazec 3B) má však celkem šest rozsahů a měří kmitočty od 50 do 60 000 kc/s, t. j. vlnovou délku od 6000 do 5 m. Cívka nejkratšího rozsahu je smyčka měděného drátu sily 2 až 4 mm, ostatní jsou prosté cívky na trolitulových nebo keramických





Obraz 3A. Zapojení a hodnoty resonančního kmitočtometru s kryštálovým detektorem a mikroampérmetrem jako indikátorem. — Obraz 3B. Resonanční kmitočtometr s indikací elektronkovým voltmetrem na podstatně anodového detektoru s kvadratickou charakteristikou. Hodnoty součástí jsou uvedeny do schématu.

komírkových kostrách, a jsou spojeny v sérii. Jsou sestaveny a zapojeny tak, aby se napětí, které do nich indukuje vf. pole, sčítala. To značí, že postupujeme na př. od horního konce všech cívek, musíme obíhat stále v též smyslu. Na to pozor při zapojování. Cívky jsou přivázané a přilepeny k nosné desce pertinaxové s mají železová jádra. Ta jsou tu nejenom pro cennou možnost dodádání, nýbrž i jako prostředek ke zvětšení vazby v slabém poli, které využívají do dutin cívek; to jsme jasné shledali při zkouškách. Přívody musíme uložit tak, aby neměly zbytečně velikou kapacitu a aby nemohly podstatně měnit svou vzdájemnou polohu, což by mělo za následek rozložování a znehodnocování by cejchování. Také zde je spojena nakrátko cívka rozsahu vyššího než je ten, který jsme nastavili. Provedli jsme to natočením kartáče otočného přepínače vůči rohatce a západce tak, aby spojoval nakrátko dva sousední dotyky, jak je to zřetelně uvedeno ve schématu.

Ladící kondensátor je dobrý vzduchový typ, s kalitovou izolací (KHS), o plné kapacitě 500 pF. Pokusili jsme se použít vzduchového frézovaného, který se z výrobské výroby rytí vyprodává, jeho kapacita (větší typ) je však jen 280 pF, a s tím se nepodařilo překrýt rozsah 1:3, kdežto dva kondensátory, spojené paralelně, byly by se nevesly do zamýšlených rozsahů. Stupnice je jednoduchý knoflik s celuloidovým ukazatelem a ryskou a papírový kotouč zkusmo cejchovaný, chráněný tenkým listem průhledného celuloidu a ochranným rámečkem.

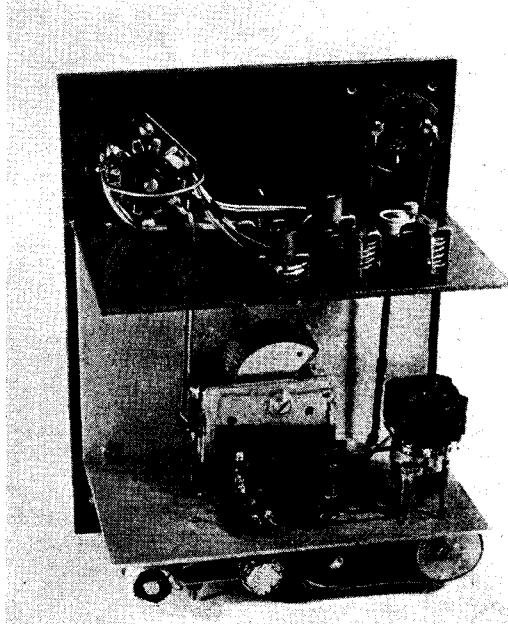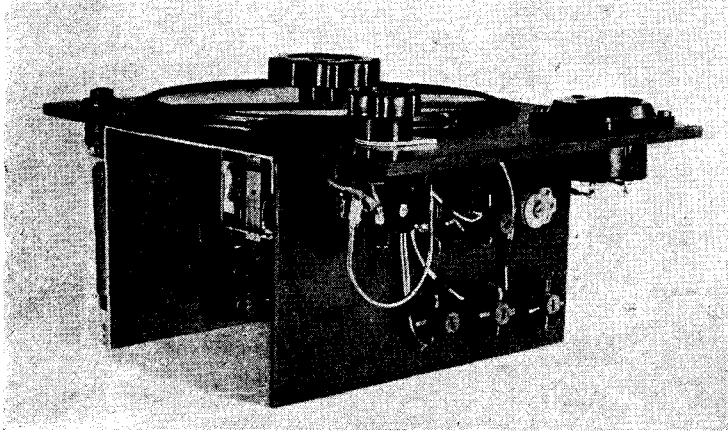Zbytek kostry je z hliníkového plechu s tloušťkou 2 mm, který je připevněn k pertinaxové čelní desce, na jedné straně má připevněnou zmíněnou pertinaxovou desku s cívky, která nemůže být kovová, ne-



boť by cívky stínila, i kdybychom je upevnili v takové vzdálenosti, že by nezhoršovala jejich jakost. Druhá strana kostry tvoří stěnu, na níž je upevněna objímka elektronky, svorkovnice s žhavicím odporem a s druhé strany dva velké suché články v serii jako baterie žhavici, a čtyři malé články v serii jako anodka s napětím 6 V, které úplně postačí. Indikátorem byl v našem případě mikroampérmetr s rozsahem 0,05 mA, tedy velmi citlivý, zkoušeli jsme však přístroj s DUs 1 o základním rozsahu 1 mA, který dával také použitelné výsledky a může být ovšem připojen mimo přístroj, volnými přívody, nebo třeba odnimatelně. Vhodným přístrojem, který jsme v té době neměli po ruce, ale který je na trhu dosti hojný, byl by miliampermetr s rozsahem 0,2 mA s kopinatou ručkou a třeba bez stupnice, jak právě jsou různé indikátory z vojenských přístrojů.

Zapojení indikátorové části udává schéma 3B. Protože jsme použili jako elektronky RV2,4P700, bylo nutné zarádit do přívodu žhavicího vlákna pevný odpor 10 ohmů, navinutý z odporového drátu na pertinaxovou destičku, který sraží napětí na potřebné 2,4 V. Při pokusech se ukázalo, že elektronka pracuje ještě při napěti polovičním. Úbytku na zmíněném odporu využíváme jako záporného předpěti pro anodový detektor, a to bohatě postačí, uvážme-li, že průnik elektronky, již máme zapojenu jako triodu, činí zhrubá 5 %, a tedy zápornému napětí na říd. mřížce, rovněmu 5% anodovému napětí, již emisní proud téměř zaniká. To je v našem případě předstíženo, protože anodové napětí je 6 V a předpětí proti středu vlákna je -1,8 voltu. Připomeňme, že je důležité zapojit spínač tlačítka v obvodu žhavení tam, kde je naznačeno v 3B, protože v druhém pólů působí ztrátu záporného předpěti při vypnutí a tím, dokud je ještě vlákno žhavé, prudké stoupnutí proudu anodového, které miliampermetr nelibě nese a reaguje na ně zbytečným škubnutím ručky.

Mikroampérmetr je zařazen v anodovém obvodu, při čemž se nedejte mylit tím, že je to za záporným pólem anodky. To má tu přednost, že jediným dalším tlačítkem můžeme kontrolovat žhavicí proud a tím nepřímo žhavicí napětí, resp. stav vestavěné žhavicí baterie. Protože elektronku zažhavujeme jen při měření a máme tu tlačítko místo vypínače, který bychom mohli snadno zapomenout v zapnu-

Vlevo pohled se strany cívek ukazuje jediný závit pro nejkratší rozsah a dále ostatní cívky; poslední dvě s dvojitou kostrou. Vpravo uspořádání součástí v kostře; uprostřed lad. kondenzátor a elektronka, dole upevnění baterií.


Cívky: L1 - 1 závit měď drátu $\varnothing 2-4$ mm, rozměry podle náčtu kostry. — L2 - 11 závit drátu 0,6 mm na kostře $\varnothing 10$ mm, ve žlábcích po 3 a 2 závit. — L3 - 30 závit, 0,6 mm na téze kostře jako L2 - L6. — L4 90 závit, vf. kabliku $20 \times 0,05$ mm. — L5 - 370 závit, vf. kabliku $5 \times 0,07$ milimetru, dvojitá žlábková kostra. — L6 - 1040 závit, 0,06 mm dvojitá žlábková kostra.

tém stavu, vydrží baterie velmi dlouho. To platí tím spíše o anode, z níž odebíráme v krátkých okamžicích chodu jenom asi 0,05 mA až 0,2 mA, podle rozsahu použitého měridla. Proto jsme baterie připájeli k ohebným přívodům a zaručili tak spolehlivé a trvalé spojení. Baterie samy však, snadno vyjmeme a na-

hradíme novými. Pro spojování platí všeobecně tytéž zásady jako pro každý měřicí přístroj, tím spíše, že zde máme jen několik spojů a součástek, a dostatek místa.

Cejchování. Na rozdíl od přístroje s detektorem, který reaguje jen na dosť silné, nejlépe přímé pole oscilujícího resonančního obvodu, spokojí se tento s problem podstatně slabším, takže stačí na př. upravit několik závitů silného drátu a zapojit je paralelně na vf. napětí asi 0,1 V, tedy na př. na výstup běžného pomocného vysílače, a tuto cívku přiblížit asi na 5 cm k cívce kmitočtemu, aby přístroj dával zřetelné a citlivé výchylky. To je nesporná výhoda, protože pomocný vysílač je ve většině dílen, kde podobný vlnoměr bude vznikat, běžnou součástí. Na přesnost p. v. se ovšem nespoléhaje.

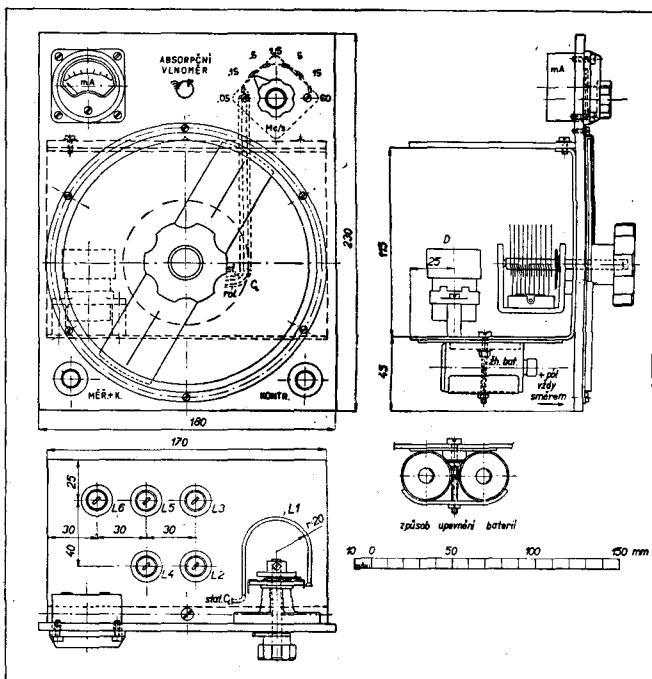Obraz 4.
Náčrt úpravy resonančního kmitočtemu s hlavními podrobnostmi.
Schema, obrázek 3 a tento plánek ve skutečné velikosti lze koupit za Kč 18,—
v red. t. 1.



vždy kontrolujeme kmitočet tím, že jej zahytíme na prijímači a porovnáme s kmitočtem blízkého rozhlasového vysílače. To jde, jak je známo, veľmi dobre podle interferenčného hvizdu. Zvláště snaďná je práce z krytalovým multivibrátorem s kmitočty, odstupňovanými po 10, 100 a 1000 kc/s, jaký jsme na př. popsali v RA č. 12/1940, str. 276 a č. 1/1942, str. 6. Počty závitů čívek jsou udány pod schématem, a jsou vyzkoušeny, takže s dodačacím účinkem šroubových jader vyhoví pro udané rozsahy.

Použití tohto kmitočtometru je veľmi rozmanité. V radiotechnickej dílni se dobře hodí ke kontrole kmitočtu pomocného vysílače, kde rozezná — ovšem podstatne slaběji — i vysílaní harmonických. U superhetu s jeho pomocí snadno zjistíme (na vzdálosť 20 až 30 cm od nestíněné čívky), zda pracuje oscilátor a zda má správný kmitočet. Při troše čviku můžeme posuzovat i amplitudu oscilací. Amatér-vysílač má v něm jednoduchý kontrolní přístroj pro svou práci, vhodný zejména nejvyšších rozsazích. Prozradí také nežádáné „divoké“ kmity, nadbytek harmonických a upravíme-li jej vhodně, dosáhneme postačující přesnosti i pro běžnou kontrolu kmitočtu vysílače. Všude mnohonásobně předčí běžný vlnoměr absorpní. V průmyslu se hodí ke kontrole chodu indukčních pecí, v lékařství ke kontrole a cejchování diathermických a supersonických přístrojů atd. Upravíme-li na čelní stěně skřínky pevnou vazební čívku, můžeme kmitočtometrem kontrolovat i účinnost venkovní antény odčetem výchylky přístroje při vyladění místní stanice. Četná další použití může majitel tohoto přístroje najít denní praxe, zejména v budoucnu, kde ve větší míře začneme používat vlny podstatně kratších, než na jaké jsme dosud zvyklí. Není proto nadsázka, označíme-li tento resonanční kmitočtometr za doplněk laboratoře o to hodnotnější, že je prostý, snadno kontrolovatelný a tedy spolehlivý, a při tom velmi levný. Ing. M. Pacák.


Linkové vodiče pro ukv.

American Phenolic Corporation nabízí pro ukv. 75, 150 a 300 ohmové linky (leads) z doko- naleho průhledného isolantu polyethylenu. Linka má tvar pásku, do kterého jsou z obou stran zalisovány ohebné měděné vodiče. Tím je zaručena přesná vzdáenosť vodičů, stálá a neproměnná impedance a velmi malé ztráty (3,3 dB na 100 m při 40 Mc/s). National Company vyuvinula pro amatéry železové (!) čívky pro pásmo 37–200 Mc/s. Čívky mají dodačování jádrem, stříbrné (stříkané) vodiče a mohou se přímo přisroubovat i na kovovou kostru.

FOTOELEKTRICKÉ ČLÁNKY, které vybudí přímo koncovou pentodu s velkou strmostí, uvedla na trh firma RCA. Články mají vestavěný mnohonásobný násobič elektronů se zesílením až dva miliony. Nejsou větší než běžné vf pentody a mají obyčejný oktalový spodek. Nejvyšší potřebné provozní napětí je 300 V.

(Waves and Electrons, May 1946.) -rn-

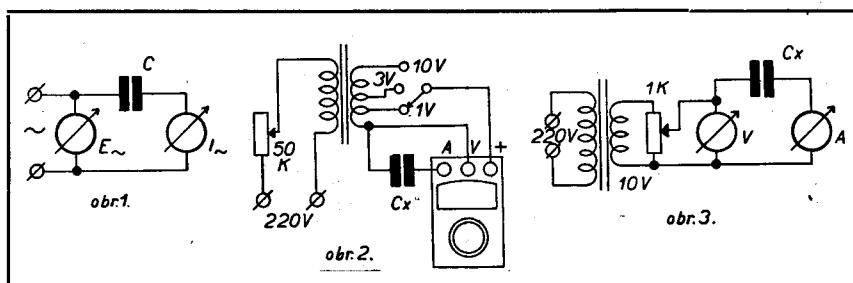ZRETELNĚJŠÍ OBRÁZKY na malých obrazovkách získáte, umístíte-li před stínítko obyčejnou lupu stejného průměru jako stínítko. Hodí se také ploško-vypuklá čočka z kondensoru. Toto je rada autorů kalifornského „The Radio Amateurs Handbook 1946.“ -rn-



VOLTAMPÉRMETER AKO MERAČ KAPACIT

Kondensátor kladie striedavemu prúdu určitý jalový odpor, ktorého hodnotu možno určiť vzorcom

$$R = 1/\omega C,$$


kde ω značí kruhovú frekvenciu a C kapacitu vo faradoch.

$$\omega = 2\pi f (= 314),$$

f = frekvencia striedavého prúdu (technický prúd má 50 kmitov).

Je tedy možné tento odpor predpokladať a ako taký ho aj roznými zpôsobmi merať.

Jednoduché zistenie odporu neznámeho

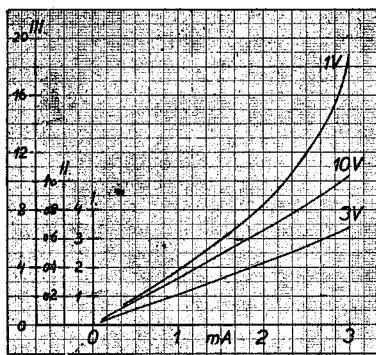

kondensátora dosiahneme meraním prúdu, prechádzajúceho kondensátorom pri súčnosti známeho napätia.

K takému účelu hodia sa známe univerzálné meracie prístroje ako mavometer, DuS a pod. V našom pripade užity bol multavi II a za zdroj napätia svetelná sieť. K cejchovaniu boli vziať kondensátorové normály 0,1 až 1,0 μF a pri väčších rozsahoch kvalitné papierové bloky, ktorých presné kapacity boli napred kontrolované môstkovým kapacitometrom.* V snahe meraný kondensátor začaťovať čo najmenším prúdom použitý bol najnižší rozsah prístroja, t. j. do 0,003 A (3 mA). Tým aj pomocný transformátor nevyžadoval veľkých rozmerov. Zapojenie úpravy ukazujú obr. 2. a 3.

Pri meraní je najprv presne nastavené pomocné napätie a to v pripade obr. 2 seriovým regulátorm (potenciometrom 50 000 ohmov) na strane primárnej sieťovej transformátora alebo ako ukazuje obr. 3. potenciometrom (1000 ohmov) na strane sekundárnej. Zatým meriame striedavý prúd, ktorý tečie okrúhom kondensátora. Prístroj multavi umožňuje rýchlu zmenu merania jednoduchým prepnutím prepínača rozsahov, čím je práca veľmi snadná. U druhých prístrojov musia sa po nastavení napätie tieto preložiť do prúdového okruhu.

Naznačené cejchovné krvky obr. 4. sú pre vyšše uvedený prístroj a ich rozsahy rozdelené podľa napätie transformátora.

II. 10 voltov od 0,02 do 0,96 μF

I. 3 „ od 0,35 do 3,3 μF

III. 1 „ od 1,0 do 19,4 μF

Vyššiem napätiim je samozrejme možné merať aj nižšie hodnoty kondensátorov.

Elektrolyty dajú sa popisaným zpôsobom tiež merať, je však treba dbať, aby ich formovacie napätie nebolo nikdy nižšie ako napätie pomocného transformátora. V našom pripade platí to o elektrolytach nízkovoltových. Inakšie hrozí nebezpečie ich prerazenia.

Chyby v dielektriku alebo meranie prezených kondensátorov viedlo by k omylom, alebo k poškodeniu prístroja veľkým prúdom, je preto účelné previesť pred meraním predbežnú zkúšku „na zkrat“ pomocou stejnosmerného prúdu a neonky, ktorá zpôsob je každému pracovníkovi isté známy.

Presnosť merania daná je stabilitou pomocného napätie (kolísanie siete) a kvalitou dielektrika meraného kondensátora (svodový odpor). Pri mnohých meranach zkúškach boli zistené len malé odchylinky od udaných hodnot výrobcov kondensátorov a nikdy nepresahovaly 10 %. Tým sa radí popísaný zpôsob do radu praktických meraní v rámci potrieb amatéra i profesionálneho praktika. J. L.

* Je také možné kapacitu a cejchovné krvky vypočítať: použijeme-li k meraní napäť E , zjistíme-li proud I , je

$$1/\omega C = E/I \text{ a odtud}$$

$C = I/\omega E$ ve faradech, voltech a amperech, nebo


$$C = 3,19 \cdot I/E \text{ v mikrofaradech, miliamperech a voltech pro sít o } 50 \text{ c/s.}$$

Tyto vzorce platí presne jen pokud jsou ostatní odpory obvodu, vesmä ohmické, lze zanedbať proti $1/\omega C$. Tak tomu v uvedeném zapojení zrejme nebylo pri rozsahu III, kdy jalový odpor kondensátora $20 \mu\text{F}$ je asi 180Ω , kdežto odpor miliampermétru býva 1000Ω a také regulační odpor má značnou hodnotu. Proto je cejchovní krvka prohnutá, až podle uvedeného vzorce mela by byt písmem. Bylo by ovšem poměrně snadné respektovať pri výpočtu i vliv týchto fázových odchylných odporov, pro technickou praxi je však cejchování zpôsobem snazším a rychlejším. — Vyhodou popsaného zpôsobu je spíše jednoduchost pomůcek než presnosť; leč kde na montáži lze si vypomoci na př. žhavicím napätiim, a univ. voltmetr máme zpravidla s sebou. — Viz též podobný zpôsob v článku Ohmmetr na střídavý proud, č. 1/1943.

Dodatek redakce.

KAPESNÍ JEDNOLAMPOVKA

pro všechny vlny

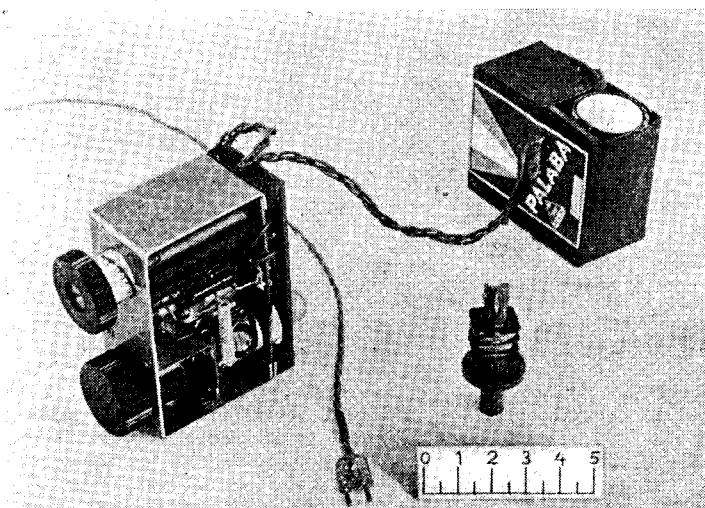

Ti z přátele tohoto listu, kteří se nemohou obejít bez poslechu ani na jediném kroku svého pozemského putování, mohou si takto sestavit — bud přesně, nebo po přizpůsobení svým možnostem — přístroj, který se s potřebnými bateriemi vejde pohodlně do jediné kapsy oděvu. Při tom zachytí i na pouhou antenou náhražku anebo na uzemnění nejenom místní vysílač do vzdálenosti hodně přes sto kilometrů, nýbrž na krátkých vlnách i všecky dobré slyšitelné stanice světové. Na rozdíl od podobných přístrojů, které byly dosud sestavovány s jediným rozsahem a ještě k tomu s nevalným pertinaxovým ladícím kondensátorem, má tato jednolampovka výmennou cívku, které si můžeme upravit pro libovolný rozsah od 10 metrů vlnové délky výše, a má také vzduchový ladící kondensátor, který teprve dává i malým přijimačům potřebnou citlivost. Schema doloží na první pohled, že ke stavbě není zapotřebí vynikajících konstruktérských znalostí, zato je nezbytné, aby „pachatel“ dobře ovládal práci mechanickou, které je tu podstatně více než obvykle. Soudíme-li však podle výtvorů, kterými se čtenáři Radioamatéra občas právem honosí i v naší redakci, jsou právě tyto znalosti spolu s důvtipem a trpělivostí poměrně značně rozšířeny; rozumně jsou méně vzácné než spolehlivá

znalost obvodů R—L—C a podobné neoblibené „teorie“.

Stavět miniaturní přijimač je rozhodně obtížnější než složit korsářskou škutu do lávky po benediktince. Kdo by neuholil hlavní příčinu? Bez některých součástek se přijimač prostě neobejdě, a právě ty jsou poměrně veliké. Na prvním místě jsou to elektronky, neboť dosud nemůžeme těžit z litiputánských lampiček pro *radio proximity fuse*, které se vejdou tři do malíku rukavice a kterých už dnes využívají kutilové američtí. Na elektronkách však obtíže nepřestávají: kde získat dostatečně malý a přece dobrý ladící kondensátor, žhavicí reostat a nakonec baterie? Pokusili jsme se překonat všechny tyto nemaře překážky a podařilo se to s úspěchem, který dokládají na první pohled snímky, tentokrát s kouskem centimetrového měřítka, aby odhad rozměrů byl snazší. Povíme o tom předem několik slov.



Náš boj o milimetry se tedy začal hledáním vhodné elektronky. Výběr nás vedl samozřejmě k vojenským typům, kterých dosud plně nevyužíváme, a rozhodli jsme se pro dosti vzácnou, ale přece dostup-


Pohledy s obou stran do otevřené konstrukce dovolují posoudit rozložení součástek a využití prostoru.

nou RL1P2. Je to asi tolik, jako DL21, žhavicí napětí 1,2 voltu a proud 0,05 ampéru, banička rozměrů sotva 15×30 mm, a velmi dobré vlastnosti. Velikou bakelitovou patku s postranními dotyky, která daleko přesahovala šíři našeho zamýšleného přístrojku, jsme prostě odstranili a ponechali jen samotnou skleněnou baňku s drátkovými vývody, na něž jsme příslušné spoje přímo připájeli. Odstranění patky není tak těžké, jak se na první pohled zdá: na opačné straně, než je dno elektronky, je páteka uzavřena vmačknutým mezikružím z tenkého pertinaxu. To snadno vydolubnete, opatrně vyškrabete křehký tmel, jímž je elektronka do baňky zalita, odlámete klíšťkami okraj bakelitové patky, při čemž zalisované dotykové kolíčky uvolníte, a nakonec, když už zbyly jen ony, je snadno nahřátím pájkou oddělit. Tak zbudete samotná elektronka, která má už rozumnější rozměry než dokud měla patku. Tuto operaci můžeme provést i s kteroukoliv jinou elektronkou této úpravy, na př. s RV2,4P700 anebo RL2,4P..., kterých v nedostatku doporučovaného druhu můžete také použít s tou jedinou nevýhodou, že potřebují žhavení 2,4 V a budete mít proto místo jediného žhavicího článku dva.

Jak si vypomoci s otočným ladicím kondensátorem, který měl být vzduchový, aby vůbec bylo lze ladit na krátkých vlnách? Jediným řešením, které se nám podařilo najít, byl velký dolaďovací kondensátor Philips typu 7855, šroubovací vzduchový trimr o kapacitě 15 až 170 pikofaradů. Není to rekordní ukázka malých rozměrů a má tu nevýhodu, že vzájemná poloha rotoru vůči statoru není závitem v bakelitové kostce jednoznačně určena, takže jej musíme vždycky zatlačovat dovnitř, když ladíme některou stanici na krátkých vlnách. S rozměry se však musíme smířit, protože menší nemáme, a obtíže ladění překonáme dosti snadno cvikem a trohou trpělivosti.

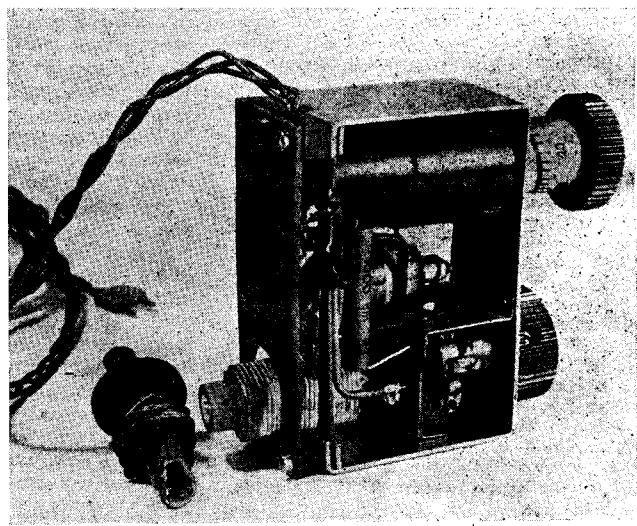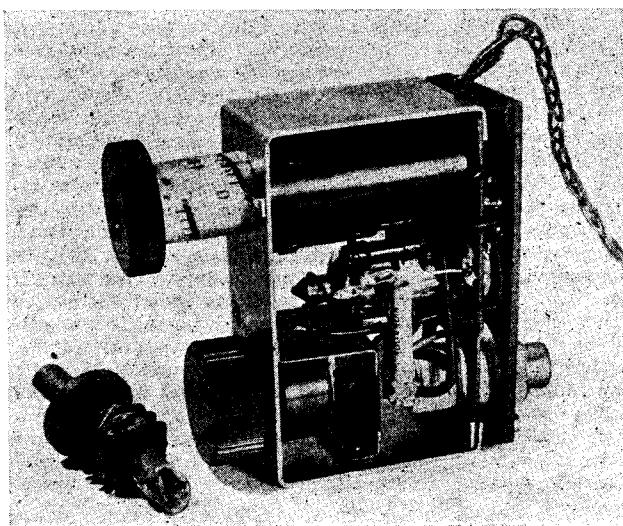Kondensátor pro zpětnou vazbu nepotřebujeme, nahradili jsme jej vazbou pevnou a řízením zisku elektronky změnou



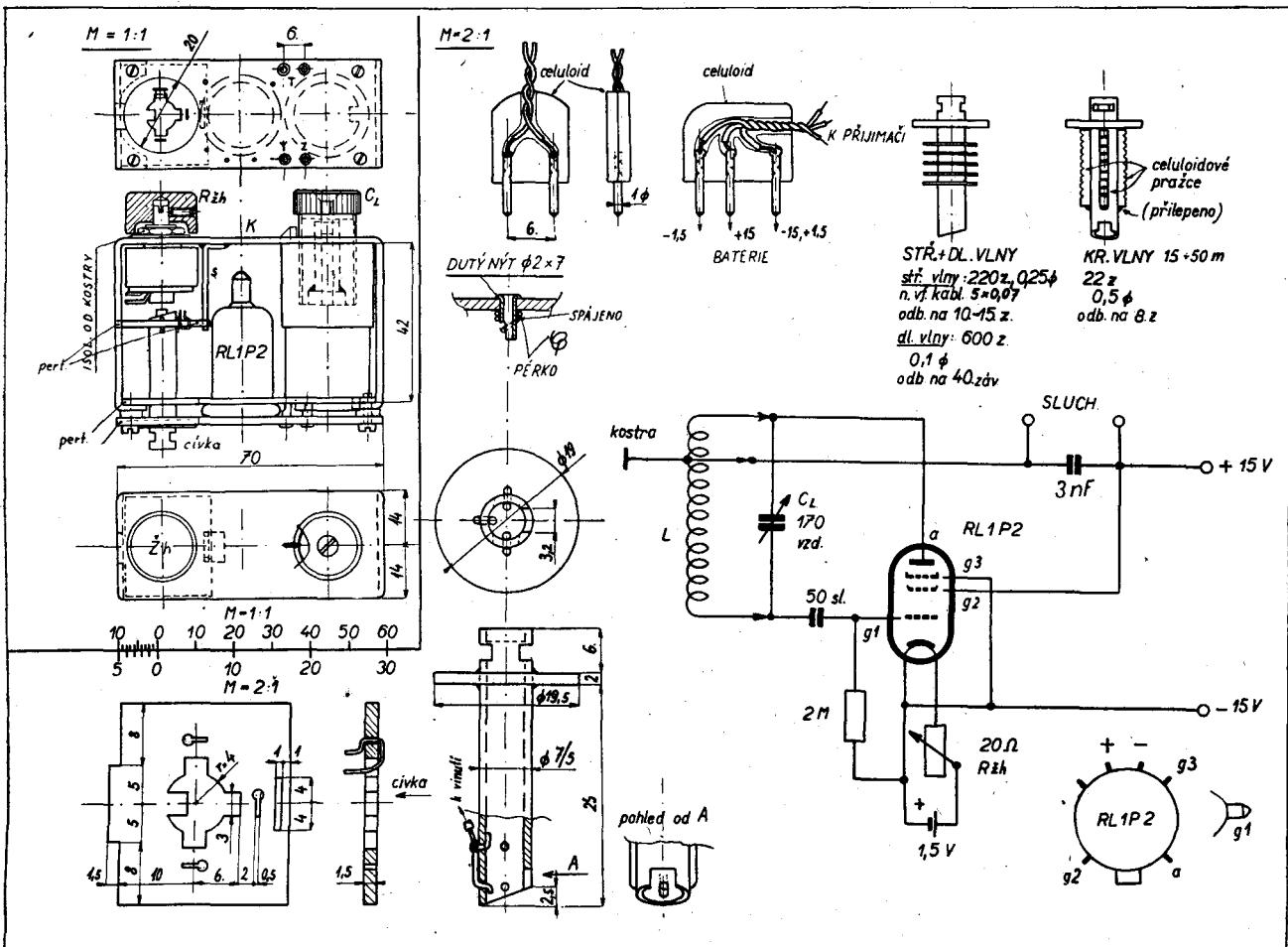

žhavení. K tomu ovšem potřebujeme malý žhavící reostat, a ten jsme získali z malého odbzučovače značky Elgesit, který snad někde vypátráte ve vojenských přístrojích. Ovinuli jsme jej znovu odporovým drátem silnějším, protože původní odpor 50 ohmů byl zbytečně velký a ztěžoval nastavení. Vhodná hodnota odporu je 20 ohmů. Nepodařilo se nám získat odporový drát, klidně vezměte měděný, sily asi 0,1 až 0,12 mm, jehož musíte navinout 10 až 15 m. V nouzi není ani pro nižší kastu radioamatérskou příliš obtížným úkolem vyrobít celý drobný reostat samostatně, nejlépe podle nějakého velkého vzoru z dřívějších dob, a snadno nás můžete překonat dosažením rozměrů pod 1 cm.

U cívek nebyla otázka rozměrů tak obtížná jako u předchozích součástí protože snadno vyrobíme výmennou cívku průměru do jednoho centimetru a délky asi 25 mm. Výkres ukazuje, jak jsme to provedli my a potvrdovalo se, že i tyto malé rozměry dobře vyhovují. Podstatně obtížnější se jevila otázka baterií. Nejraději voliváme normovaný typ baterie kapesní, který je dnes běžný po celém světě. V našem případě by to však znamenalo připojit k trpasličímu přijimači olbrimí anodku, a to se nám nechtělo, zvláště dokud jsme nevěděli, zda se použitá elektronka spokojí s „válečným omezením“ v případě anodového napětí, totiž s 20 voltů. Tato otázka byla při první zkoušce uspokojivě zodpověděna když naše RL1P2

sestavění a pohledy shora, zdola a ze strany; dole destička (objímka) cívky a detail její úpravy; vedle schéma s hodnotami; nahoru drobné zástrčky, úprava a hodnoty cívek.

pracovala stejně dobře se 70 volty na anodě jako s pouhými 15, avšak dokud jsme to ještě nevěděli, uvítali jsme jako spásu s nebes malé sloupky pro nové „dámské“ svítlinky, o průměru 14 mm a délce 48 mm. Chystali jsme se z nich sestavit anodku, která by se svými rozměry alespoň rádově rovnala našemu přístroji. Zatím co jsme bolestně dumali, že těch milimetrů a gramů bude přece jen nepoměrně mnoho vzhledem k požadované energii a našim záměrům, zastihla nás návštěva inž. J. K., který si po vyslechnutí našich strastí zaznamenal několik čísel. Za týden nám došlo ze Slánského malé nic, totiž kombinovaná baterie žhavící s napětím 1,5 V a kapacitou 2 ampérhodiny (40 hodin provozu s naší elektronkou) a anodka 18 V o kapacitě 0,7 ampérhodiny, t. j. při spotřebě 2 mA 350 provozních hodin, a to všechno s rozměry 5×6×3 cm a vahou 119 gramů. A my pošetiliči donedávna věřili, že takové věci dokáže jen Burgess nebo Eveready! Žhavící baterie je v krabičce volná a protože se dříve vyčerpá než anodka, dá se vyjmout a nahradit jedním článekem ze středně velkého typu tak zv. kulatých svítilek.

Několik odporů a kondenzátorů, které jsme pro přístroj potřebovali, nečinilo umístování potíží a všechny se dobře ve-

šly do mezer, tvořených oblou elektronkou, ladicím kondenzátorem a cívkou. Zato nás zklamala sluchátka. Pro naše krystalové je výkon jediné elektronky při malém napěti na anodě přece jen malý a tak nezbýlo než zkoušet přístroj se sluchátky obvyklými, které ovšem rozměry a vahou předstihují přijimač nejméně o pět košíkových délek. To je však jen prozatím, protože ani toto vítězství si nedáme ujít.

V zapojení, které vidíte na připojeném schématu, není opravdu jediná součástka zbytečná. Volili jsme takovou úpravu, aby součástek bylo málo, cívka jednoduchá a výkon pokud možná vyhověl i na krátkých vlnách. Ladicí obvod je zařazen mezi anodu a mřížku elektronky, anodová obložka je zároveň uzemněná a anoda je spojena s antenou. V mřížkovém obvodu je obvyklý kondenzátor a svod na kladný pól vlákná, střední vývod cívky je zaveden na sluchátka, blokovaná kondenzátorom 3000 pF, který je nezbytný. Žhavící reostatem uvádíme přístroj do chodu (v krajní levé poloze je přerušen žhavící obvod) a řídíme zisk pro ovládání zpětné vazby. Ladicí kondenzátor má sice kapacitu skoro třikrát menší než obvykle, přece však stačí překrýt s udaným počtem závitů rozsah od 1200 do 600 kc/s na vlnách středních, a od 17 do 6 megacyklů na krátkých, takže s dvěma cívkami obsahne nejdůležitější rozhlasové rozsahy, další dvě stačí vyplnit prakticky úplně rozsah až do 2000 m. Kdo po-

třebuje rozsahy odlišné, navrhne si cívky podle uvedených tak, že kolikrát žádá meze pásmo — vyjádřené ve vinových délkách — větší (menší), tolikrát více (méně) závitů cívka bude mít. Při tom v témž poměru měníme i polohu odbročky pro vývod ke sluchátkům.

Obrázky, jimiž dokládáme svou práci, ukazují celkem jasně, jak jsme přístroj vytvořili. Základem kostry je plechový pás (hliník, mosaz), ohnutý do tvaru U, jehož volná ramena spojují dvě destičky pertinaxu. V rámci, který takto vznikl, je u jedné nožky plechového U ladici kondenzátor, sevřený spodní částí U a zasuštěním osazen do otvoru ve vnitřní pertinaxové destičce. Uprostřed sedí v otváru vnitřní destičky elektronka a její ploché skleněné dno je přitisknuto a zakryto destičkou horní, která má po stranách drobounké zdírky z dutých nýtků o vnějším průměru 2 mm. O jejich výrobě se ještě zmínilme. U druhé nožky plechového U je na jeho dně žhavicí reostat a nad ním zbyvá dosti místa pro objímku výmenné cívky a cívku samu. To je z celé stavby jediná věc, kde výkres potřebuje krátké vysvětlení.

Objímku tvorí destička z pertinaxu sily 1 mm, zasuštěná do výfuzu v jedné nožce U, o kterém pořád mluvíme, a na druhém konci, vedle elektronky, podepřená páskem, připájeným ke dnu plechové části kostry. Uprostřed má tato destička kruhový otvor takového průměru, aby do něho šla trubička, již použijeme jako cívkové kostry. Tento otvurek není však úplný, nýbrž má 3 mm široký klíčový výstupek, pro nějž v konci trubičkové kostry cívky vyřízneme odpovídající zářez, takže se trubička dá zasunout jen jedním způsobem. Aby bylo usnadněno hledání správné polohy, je konec trubičky seříznut šikmo, takže při zasouvání má sklon právě k onomu zářezu, a ten pak snadné naběhne na výstupek v otvoru destičky.

Ta má na třech stranách dotyková pérka z tenkého a pružného mosazného plechu, velmi jednoduchým způsobem upevněná v zárezech destičky. Na jejich volné konce připájíme přívody. Trubičková kostra má na odpovídajících místech obvodu zavlečenou kousky holého měděného drátu sily asi 0,8 mm, které tvoří protějšek dotyků, a na ně zase na hotové cívce připájíme konce, resp. odbročku vnitřní. Je lhostejné, jak si rozdělít umístění vývodů, musí být ovšem na cívkách všechn rozsah stejně rozdělen. Aby cívka v přístroji dobře seděla, má na horním konci kotouček z pertinaxu, který volně vejde do příslušného otvoru v horní kryci pertinaxové destičce kostry. Abychom cívku snáze vytáhli, je trubička na dvou protilehlých místech hořejšího konce proříznuta. Pro cívku středních vln navlékeme na ni těsně pět pertinaxových nebo celuloidových kroužků a zlepíme je asi 2 mm od sebe, mezi ně pak vineme. Pro vlny krátké nalepíme na trubičku rovnoběžně s osou čtyři praže z celuloidu, po případě se zářezy pro vinutí, a přes ně vineme. Celé vinutí od anody k mřížce je v témž smyslu, jen odbročku na něm vyvedeme. To platí zase pro všechny rozsahy. Cívky pro vlny pod 200 m vinneme ze smaltovaného drátu měděného, cívky pro střední vlny nejlépe z vysoko-

frekvenčního kabliku jakékoli úpravy mezi $5 \times 0,07$ až $20 \times 0,05$ mm, stačí však také z měděného drátu sily 0,15 až 0,3 milimetru, nejlépe opřádaného, protože samotný smalt má přece jen velkou kapacitu a ztráty. Ale i ten z nouze vinnovi, alespoň než si opatříme drát vhodnější.

Obyčejné zdírky se ovšem pro tento přístroj nehodily, ani malé zdírky tří-milimetrové. Proto jsme si opatřili trubičkové nýtky o průměru 2 mm, světlosti asi 1,4 mm a délky 6 mm, narazili jsme je do těsně vyvrťtaných otvorů v horní destičce, zkrátili na vhodnou délku, celkem asi 7 mm, na konci jsme je zpilovali a navlékli kousek pružinky tak stočené, že ve zpilovaném konci tlačí na zahnutý drát v úloze kolíčku a zajišťuje dotyk. Spirálkový konec pružinky (ocelové struny sily 0,5 mm) je natažen až těsně k destičce, do níž je nýtek zapuštěn, a tam jej připájíme, takže pružinka nahrazuje matku a znemožňuje vytažení naší zdírky. Pro ni jsme ovšem musili vytvořit přiměřenou zástrčku. Vypilovali jsme vhodný tvar do dvou destiček silného celuloidu, vyškrabali jsme v nich žlábků a do nich založili kousky měděného drátu, připájené k přívodnímu kabliku. To všechno bylo sevřeno mezi celuloid, zaplaveno hustým roztokem celuloidu v acetolu a usušeno přes noc ve svěráku nebo pod závažím. Poté stačí odškrabat vytěklý lep a po případě opravit konečný tvar, a zástrčka je hotová, a její rozměry se dobře hodí k malému přístrojku. Takovou zástrčku s dvěma kolíčky jsme si vytvořili pro připojení sluchátek a trojítou, nezájemnou pro spojení vývodu od přijímače s kombinovanou baterií. Anténa a uzemnění má sice podobné zdírky, tam však stačí nastrkovat konce improvizované antény nebo přívodu k zemi.

A teď, co na ten přístroj zachtejte? Prakticky totéž, co na jinou bateriovou jednolampovku se zpětnou vazbou. Na středních vlnách jen na uzemnění místní vysílače velmi silně na sluchátko, nebo srozumitelně na reproduktor, který — buď to žalování — máme menší a asi stejně těžký, jako sluchátko. Na krátkých vlnách jsme při zkouškách vylovili asi deset silných stanic a mnoho amatérů-vysílačů, které pohotově luští redakční Benjamin. Dosah není ani tak omezen nejistotkem citlivosti, jako spíše obtížným kruhem, kde nesou hlavní vinu malé rozměry přístrojku a ladící kondenzátor, na nějž jsme už prozradili, že se poněkud viklá. Není to však více než dost na přístroj, který stoupenci staré módy mohou pochopilně nosit v kapsce u vesty?

— Zdá se, že ani „otužili“ američtí poslušníci nejsou nadšeni reklamními pořady, které často bezohledně přerušují vysílání hodnotných pořadů. Svéří o tom zvláště vypinač, který si dal patentovat M. A. Kay. Je zařazen mezi přijímač a síť, vypne po smačknutí přístroj a za 10–40 vteřin (obvyklá délka reklamních vložek) jej opět samočinně připojí na síť.

Podstatou je pumpička, která nassává úzkým otvorem vzduch pod pist, tlacený pružinou. Smačknutím se stáhne pistek, napne pero a vypne vypinač. Pružinka vráti pist zpět, ale pomale proudění vzduchu malým otvorem zpomaluje pohyb a tím i opětne spojení kontaktu. -rn-

Radioamatérův

AUTOGEN


Nalezne-li mladší nás kolega v některém návodu slova spájení na tvrdlo, nebo sváření, odloží jej s přesvědčením, že tyto práce jsou mimo jeho sily. Představuje si, že je k nim zapotřebí kovářské výhňe, autogen, obloukové svářecí nebo jiných věcí, na něž se zatím jenom se zajmem dívá v živnostenských dílnách. Neuváží, že je značný rozdíl mezi rozměrnými částmi strojní techniky a drobnými předměty radiové mechaniky, na něž stále i tepelné zdroje podstatně menší. Mnohý z vás má doma plam, a s tím lze mnohá podniknout. Soustředíme-li plamen soukáním trubičkou (dmuchavkou) do jemného nesvitivého hrotu, můžeme spájet na tvrdlo odporové dráty, které se nedají spájet na měkklo. Potřebujeme jen stříbrnou nebo jinou pásku a trochu boraxu jako čisticího prostředku a nebo speciální čističku účinnější a ovšem také dražší, která prodávají odborné obchody. Protože vás má doma plam, a s tím lze mnohá podniknout. Soustředíme-li plamen soukáním trubičkou (dmuchavkou) do jemného nesvitivého hrotu, můžeme spájet na tvrdlo odporové dráty, které se nedají spájet na měkklo. Potřebujeme jen stříbrnou nebo jinou pásku a trochu boraxu jako čisticího prostředku a nebo speciální čističku účinnější a ovšem také dražší, která prodávají odborné obchody. Protože vás má doma plam, a s tím lze mnohá podniknout. Soustředíme-li plamen soukáním trubičkou (dmuchavkou) do jemného nesvitivého hrotu, můžeme spájet na tvrdlo odporové dráty, které se nedají spájet na měkklo. Potřebujeme jen stříbrnou nebo jinou pásku a trochu boraxu jako čisticího prostředku a nebo speciální čističku účinnější a ovšem také dražší, která prodávají odborné obchody. Protože vás má doma plam, a s tím lze mnohá podniknout. Soustředíme-li plamen soukáním trubičkou (dmuchavkou) do jemného nesvitivého hrotu, můžeme spájet na tvrdlo odporové dráty, které se nedají spájet na měkklo. Potřebujeme jen stříbrnou nebo jinou pásku a trochu boraxu jako čisticího prostředku a nebo speciální čističku účinnější a ovšem také dražší, která prodávají odborné obchody. Protože vás má doma plam, a s tím lze mnohá podniknout. Soustředíme-li plamen soukáním trubičkou (dmuchavkou) do jemného nesvitivého hrotu, můžeme spájet na tvrdlo odporové dráty, které se nedají spájet na měkklo. Potřebujeme jen stříbrnou nebo jinou pásku a trochu boraxu jako čisticího prostředku a nebo speciální čističku účinnější a ovšem také dražší, která prodávají odborné obchody. Protože vás má doma plam, a s tím lze mnohá podniknout. Soustředíme-li plamen soukáním trubičkou (dmuchavkou) do jemného nesvitivého hrotu, můžeme spájet na tvrdlo odporové dráty, které se nedají spájet na měkklo. Potřebujeme jen stříbrnou nebo jinou pásku a trochu boraxu jako čisticího prostředku a nebo speciální čističku účinnější a ovšem také dražší, která prodávají odborné obchody. Protože vás má doma plam, a s tím lze mnohá podniknout. Soustředíme-li plamen soukáním trubičkou (dmuchavkou) do jemného nesvitivého hrotu, můžeme spájet na tvrdlo odporové dráty, které se nedají spájet na měkklo. Potřebujeme jen stříbrnou nebo jinou pásku a trochu boraxu jako čisticího prostředku a nebo speciální čističku účinnější a ovšem také dražší, která prodávají odborné obchody. Protože vás má doma plam, a s tím lze mnohá podniknout. Soustředíme-li plamen soukáním trubičkou (dmuchavkou) do jemného nesvitivého hrotu, můžeme spájet na tvrdlo odporové dráty, které se nedají spájet na měkklo. Potřebujeme jen stříbrnou nebo jinou pásku a trochu boraxu jako čisticího prostředku a nebo speciální čističku účinnější a ovšem také dražší, která prodávají odborné obchody. Protože vás má doma plam, a s tím lze mnohá podniknout. Soustředíme-li plamen soukáním trubičkou (dmuchavkou) do jemného nesvitivého hrotu, můžeme spájet na tvrdlo odporové dráty, které se nedají spájet na měkklo. Potřebujeme jen stříbrnou nebo jinou pásku a trochu boraxu jako čisticího prostředku a nebo speciální čističku účinnější a ovšem také dražší, která prodávají odborné obchody. Protože vás má doma plam, a s tím lze mnohá podniknout. Soustředíme-li plamen soukáním trubičkou (dmuchavkou) do jemného nesvitivého hrotu, můžeme spájet na tvrdlo odporové dráty, které se nedají spájet na měkklo. Potřebujeme jen stříbrnou nebo jinou pásku a trochu boraxu jako čisticího prostředku a nebo speciální čističku účinnější a ovšem také dražší, která prodávají odborné obchody. Protože vás má doma plam, a s tím lze mnohá podniknout. Soustředíme-li plamen soukáním trubičkou (dmuchavkou) do jemného nesvitivého hrotu, můžeme spájet na tvrdlo odporové dráty, které se nedají spájet na měkklo. Potřebujeme jen stříbrnou nebo jinou pásku a trochu boraxu jako čisticího prostředku a nebo speciální čističku účinnější a ovšem také dražší, která prodávají odborné obchody. Protože vás má doma plam, a s tím lze mnohá podniknout. Soustředíme-li plamen soukáním trubičkou (dmuchavkou) do jemného nesvitivého hrotu, můžeme spájet na tvrdlo odporové dráty, které se nedají spájet na měkklo. Potřebujeme jen stříbrnou nebo jinou pásku a trochu boraxu jako čisticího prostředku a nebo speciální čističku účinnější a ovšem také dražší, která prodávají odborné obchody. Protože vás má doma plam, a s tím lze mnohá podniknout. Soustředíme-li plamen soukáním trubičkou (dmuchavkou) do jemného nesvitivého hrotu, můžeme spájet na tvrdlo odporové dráty, které se nedají spájet na měkklo. Potřebujeme jen stříbrnou nebo jinou pásku a trochu boraxu jako čisticího prostředku a nebo speciální čističku účinnější a ovšem také dražší, která prodávají odborné obchody. Protože vás má doma plam, a s tím lze mnohá podniknout. Soustředíme-li plamen soukáním trubičkou (dmuchavkou) do jemného nesvitivého hrotu, můžeme spájet na tvrdlo odporové dráty, které se nedají spájet na měkklo. Potřebujeme jen stříbrnou nebo jinou pásku a trochu boraxu jako čisticího prostředku a nebo speciální čističku účinnější a ovšem také dražší, která prodávají odborné obchody. Protože vás má doma plam, a s tím lze mnohá podniknout. Soustředíme-li plamen soukáním trubičkou (dmuchavkou) do jemného nesvitivého hrotu, můžeme spájet na tvrdlo odporové dráty, které se nedají spájet na měkklo. Potřebujeme jen stříbrnou nebo jinou pásku a trochu boraxu jako čisticího prostředku a nebo speciální čističku účinnější a ovšem také dražší, která prodávají odborné obchody. Protože vás má doma plam, a s tím lze mnohá podniknout. Soustředíme-li plamen soukáním trubičkou (dmuchavkou) do jemného nesvitivého hrotu, můžeme spájet na tvrdlo odporové dráty, které se nedají spájet na měkklo. Potřebujeme jen stříbrnou nebo jinou pásku a trochu boraxu jako čisticího prostředku a nebo speciální čističku účinnější a ovšem také dražší, která prodávají odborné obchody. Protože vás má doma plam, a s tím lze mnohá podniknout. Soustředíme-li plamen soukáním trubičkou (dmuchavkou) do jemného nesvitivého hrotu, můžeme spájet na tvrdlo odporové dráty, které se nedají spájet na měkklo. Potřebujeme jen stříbrnou nebo jinou pásku a trochu boraxu jako čisticího prostředku a nebo speciální čističku účinnější a ovšem také dražší, která prodávají odborné obchody. Protože vás má doma plam, a s tím lze mnohá podniknout. Soustředíme-li plamen soukáním trubičkou (dmuchavkou) do jemného nesvitivého hrotu, můžeme spájet na tvrdlo odporové dráty, které se nedají spájet na měkklo. Potřebujeme jen stříbrnou nebo jinou pásku a trochu boraxu jako čisticího prostředku a nebo speciální čističku účinnější a ovšem také dražší, která prodávají odborné obchody. Protože vás má doma plam, a s tím lze mnohá podniknout. Soustředíme-li plamen soukáním trubičkou (dmuchavkou) do jemného nesvitivého hrotu, můžeme spájet na tvrdlo odporové dráty, které se nedají spájet na měkklo. Potřebujeme jen stříbrnou nebo jinou pásku a trochu boraxu jako čisticího prostředku a nebo speciální čističku účinnější a ovšem také dražší, která prodávají odborné obchody. Protože vás má doma plam, a s tím lze mnohá podniknout. Soustředíme-li plamen soukáním trubičkou (dmuchavkou) do jemného nesvitivého hrotu, můžeme spájet na tvrdlo odporové dráty, které se nedají spájet na měkklo. Potřebujeme jen stříbrnou nebo jinou pásku a trochu boraxu jako čisticího prostředku a nebo speciální čističku účinnější a ovšem také dražší, která prodávají odborné obchody. Protože vás má doma plam, a s tím lze mnohá podniknout. Soustředíme-li plamen soukáním trubičkou (dmuchavkou) do jemného nesvitivého hrotu, můžeme spájet na tvrdlo odporové dráty, které se nedají spájet na měkklo. Potřebujeme jen stříbrnou nebo jinou pásku a trochu boraxu jako čisticího prostředku a nebo speciální čističku účinnější a ovšem také dražší, která prodávají odborné obchody. Protože vás má doma plam, a s tím lze mnohá podniknout. Soustředíme-li plamen soukáním trubičkou (dmuchavkou) do jemného nesvitivého hrotu, můžeme spájet na tvrdlo odporové dráty, které se nedají spájet na měkklo. Potřebujeme jen stříbrnou nebo jinou pásku a trochu boraxu jako čisticího prostředku a nebo speciální čističku účinnější a ovšem také dražší, která prodávají odborné obchody. Protože vás má doma plam, a s tím lze mnohá podniknout. Soustředíme-li plamen soukáním trubičkou (dmuchavkou) do jemného nesvitivého hrotu, můžeme spájet na tvrdlo odporové dráty, které se nedají spájet na měkklo. Potřebujeme jen stříbrnou nebo jinou pásku a trochu boraxu jako čisticího prostředku a nebo speciální čističku účinnější a ovšem také dražší, která prodávají odborné obchody. Protože vás má doma plam, a s tím lze mnohá podniknout. Soustředíme-li plamen soukáním trubičkou (dmuchavkou) do jemného nesvitivého hrotu, můžeme spájet na tvrdlo odporové dráty, které se nedají spájet na měkklo. Potřebujeme jen stříbrnou nebo jinou pásku a trochu boraxu jako čisticího prostředku a nebo speciální čističku účinnější a ovšem také dražší, která prodávají odborné obchody. Protože vás má doma plam, a s tím lze mnohá podniknout. Soustředíme-li plamen soukáním trubičkou (dmuchavkou) do jemného nesvitivého hrotu, můžeme spájet na tvrdlo odporové dráty, které se nedají spájet na měkklo. Potřebujeme jen stříbrnou nebo jinou pásku a trochu boraxu jako čisticího prostředku a nebo speciální čističku účinnější a ovšem také dražší, která prodávají odborné obchody. Protože vás má doma plam, a s tím lze mnohá podniknout. Soustředíme-li plamen soukáním trubičkou (dmuchavkou) do jemného nesvitivého hrotu, můžeme spájet na tvrdlo odporové dráty, které se nedají spájet na měkklo. Potřebujeme jen stříbrnou nebo jinou pásku a trochu boraxu jako čisticího prostředku a nebo speciální čističku účinnější a ovšem také dražší, která prodávají odborné obchody. Protože vás má doma plam, a s tím lze mnohá podniknout. Soustředíme-li plamen soukáním trubičkou (dmuchavkou) do jemného nesvitivého hrotu, můžeme spájet na tvrdlo odporové dráty, které se nedají spájet na měkklo. Potřebujeme jen stříbrnou nebo jinou pásku a trochu boraxu jako čisticího prostředku a nebo speciální čističku účinnější a ovšem také dražší, která prodávají odborné obchody. Protože vás má doma plam, a s tím lze mnohá podniknout. Soustředíme-li plamen soukáním trubičkou (dmuchavkou) do jemného nesvitivého hrotu, můžeme spájet na tvrdlo odporové dráty, které se nedají spájet na měkklo. Potřebujeme jen stříbrnou nebo jinou pásku a trochu boraxu jako čisticího prostředku a nebo speciální čističku účinnější a ovšem také dražší, která prodávají odborné obchody. Protože vás má doma plam, a s tím lze mnohá podniknout. Soustředíme-li plamen soukáním trubičkou (dmuchavkou) do jemného nesvitivého hrotu, můžeme spájet na tvrdlo odporové dráty, které se nedají spájet na měkklo. Potřebujeme jen stříbrnou nebo jinou pásku a trochu boraxu jako čisticího prostředku a nebo speciální čističku účinnější a ovšem také dražší, která prodávají odborné obchody. Protože vás má doma plam, a s tím lze mnohá podniknout. Soustředíme-li plamen soukáním trubičkou (dmuchavkou) do jemného nesvitivého hrotu, můžeme spájet na tvrdlo odporové dráty, které se nedají spájet na měkklo. Potřebujeme jen stříbrnou nebo jinou pásku a trochu boraxu jako čisticího prostředku a nebo speciální čističku účinnější a ovšem také dražší, která prodávají odborné obchody. Protože vás má doma plam, a s tím lze mnohá podniknout. Soustředíme-li plamen soukáním trubičkou (dmuchavkou) do jemného nesvitivého hrotu, můžeme spájet na tvrdlo odporové dráty, které se nedají spájet na měkklo. Potřebujeme jen stříbrnou nebo jinou pásku a trochu boraxu jako čisticího prostředku a nebo speciální čističku účinnější a ovšem také dražší, která prodávají odborné obchody. Protože vás má doma plam, a s tím lze mnohá podniknout. Soustředíme-li plamen soukáním trubičkou (dmuchavkou) do jemného nesvitivého hrotu, můžeme spájet na tvrdlo odporové dráty, které se nedají spájet na měkklo. Potřebujeme jen stříbrnou nebo jinou pásku a trochu boraxu jako čisticího prostředku a nebo speciální čističku účinnější a ovšem také dražší, která prodávají odborné obchody. Protože vás má doma plam, a s tím lze mnohá podniknout. Soustředíme-li plamen soukáním trubičkou (dmuchavkou) do jemného nesvitivého hrotu, můžeme spájet na tvrdlo odporové dráty, které se nedají spájet na měkklo. Potřebujeme jen stříbrnou nebo jinou pásku a trochu boraxu jako čisticího prostředku a nebo speciální čističku účinnější a ovšem také dražší, která prodávají odborné obchody. Protože vás má doma plam, a s tím lze mnohá podniknout. Soustředíme-li plamen soukáním trubičkou (dmuchavkou) do jemného nesvitivého hrotu, můžeme spájet na tvrdlo odporové dráty, které se nedají spájet na měkklo. Potřebujeme jen stříbrnou nebo jinou pásku a trochu boraxu jako čisticího prostředku a nebo speciální čističku účinnější a ovšem také dražší, která prodávají odborné obchody. Protože vás má doma plam, a s tím lze mnohá podniknout. Soustředíme-li plamen soukáním trubičkou (dmuchavkou) do jemného nesvitivého hrotu, můžeme spájet na tvrdlo odporové dráty, které se nedají spájet na měkklo. Potřebujeme jen stříbrnou nebo jinou pásku a trochu boraxu jako čisticího prostředku a nebo speciální čističku účinnější a ovšem také dražší, která prodávají odborné obchody. Protože vás má doma plam, a s tím lze mnohá podniknout. Soustředíme-li plamen soukáním trubičkou (dmuchavkou) do jemného nesvitivého hrotu, můžeme spájet na tvrdlo odporové dráty, které se nedají spájet na měkklo. Potřebujeme jen stříbrnou nebo jinou pásku a trochu boraxu jako čisticího prostředku a nebo speciální čističku účinnější a ovšem také dražší, která prodávají odborné obchody. Protože vás má doma plam, a s tím lze mnohá podniknout. Soustředíme-li plamen soukáním trubičkou (dmuchavkou) do jemného nesvitivého hrotu, můžeme spájet na tvrdlo odporové dráty, které se nedají spájet na měkklo. Potřebujeme jen stříbrnou nebo jinou pásku a trochu boraxu jako čisticího prostředku a nebo speciální čističku účinnější a ovšem také dražší, která prodávají odborné obchody. Protože vás má doma plam, a s tím lze mnohá podniknout. Soustředíme-li plamen soukáním trubičkou (dmuchavkou) do jemného nesvitivého hrotu, můžeme spájet na tvrdlo odporové dráty, které se nedají spájet na měkklo. Potřebujeme jen stříbrnou nebo jinou pásku a trochu boraxu jako čisticího prostředku a nebo speciální čističku účinnější a ovšem také dražší, která prodávají odborné obchody. Protože vás má doma plam, a s tím lze mnohá podniknout. Soustředíme-li plamen soukáním trubičkou (dmuchavkou) do jemného nesvitivého hrotu, můžeme spájet na tvrdlo odporové dráty, které se nedají spájet na měkklo. Potřebujeme jen stříbrnou nebo jinou pásku a trochu boraxu jako čisticího prostředku a nebo speciální čističku účinnější a ovšem také dražší, která prodávají odborné obchody. Protože vás má doma plam, a s tím lze mnohá podniknout. Soustředíme-li plamen soukáním trubičkou (dmuchavkou) do jemného nesvitivého hrotu, můžeme spájet na tvrdlo odporové dráty, které se nedají spájet na měkklo. Potřebujeme jen stříbrnou nebo jinou pásku a trochu boraxu jako čisticího prostředku a nebo speciální čističku účinnější a ovšem také dražší, která prodávají odborné obchody. Protože vás má doma plam, a s tím lze mnohá podniknout. Soustředíme-li plamen soukáním trubičkou (dmuchavkou) do jemného nesvitivého hrotu, můžeme spájet na tvrdlo odporové dráty, které se nedají spájet na měkklo. Potřebujeme jen stříbrnou nebo jinou pásku a trochu boraxu jako čisticího prostředku a nebo speciální čističku účinnější a ovšem také dražší, která prodávají odborné obchody. Protože vás má doma plam, a s tím lze mnohá podniknout. Soustředíme-li plamen soukáním trubičkou (dmuchavkou) do jemného nesvitivého hrotu, můžeme spájet na tvrdlo odporové dráty, které se nedají spájet na měkklo. Potřebujeme jen stříbrnou nebo jinou pásku a trochu boraxu jako čisticího prostředku a nebo speciální čističku účinnější a ovšem také dražší, která prodávají odborné obchody. Protože vás má doma plam, a s tím lze mnohá podniknout. Soustředíme-li plamen soukáním trubičkou (dmuchavkou) do jemného nesvitivého hrotu, můžeme spájet na tvrdlo odporové dráty, které se nedají spájet na měkklo. Potřebujeme jen stříbrnou nebo jinou pásku a trochu boraxu jako čisticího prostředku a nebo speciální čističku účinnější a ovšem také dražší, která prodávají odborné obchody. Protože vás má doma plam, a s tím lze mnohá podniknout. Soustředíme-li plamen soukáním trubičkou (dmuchavkou) do jemného nesvitivého hrotu, můžeme spájet na tvrdlo odporové dráty, které se nedají spájet na měkklo. Potřebujeme jen stříbrnou nebo jinou pásku a trochu boraxu jako čisticího prostředku a nebo speciální čističku účinnější a ovšem také dražší, která prodávají odborné obchody. Protože vás má doma plam, a s tím lze mnohá podniknout. Soustředíme-li plamen soukáním trubičkou (dmuchavkou) do jemného nesvitivého hrotu, můžeme spájet na tvrdlo odporové dráty, které se nedají spájet na měkklo. Potřebujeme jen stříbrnou nebo jinou pásku a trochu boraxu jako čisticího prostředku a nebo speciální čističku účinnější a ovšem také dražší, která prodávají odborné obchody. Protože vás má doma plam, a s tím lze mnohá podniknout. Soustředíme-li plamen soukáním trubičkou (dmuchavkou) do jemného nesvitivého hrotu, můžeme spájet na tvrdlo odporové dráty, které se nedají spájet na měkklo. Potřebujeme jen stříbrnou nebo jinou pásku a trochu boraxu jako čisticího prostředku a nebo speciální čističku účinnější a ovšem také dražší, která prodávají od

bylo snazší, máme pod jeho volným koncem knoflík z fibru nebo pod. Stiskneme-li jej, a to jde při držení v ruce velmi snadno ukazováčkem, odehraje se to, co jsme už popsal, a obloukovka zapálí. Na horní straně rukověti jsou dva žlabky. Jeden jde od zadního uhlíku, druhý od předního a sejdou se na ručním konci rukověti. Budou v nich uloženy přívody k uhlíkům, jež stačí z obecného vodiče — světelné šňůry o průřezu $2 \times 0,75$ mm, isolované gumou a opředením. Na konci rukověti je přelozka z pertinaxu, kterou vodič zajistíme proti vytřízení. Konec připájajíme před naradením k trubičkám, v nichž vyfízneme pilkou nákrav zárez, aby trubička vodičem zbytečně nenabyla na objemu. Hlavní uhlíky musí dutinou procházet jen tak těsně, jak je brzdí pružící naříznuté konce.

Obloukovku však nesmíme připojit přímo na síť. Potřebuje napětí jen asi 45 voltů, kdežto v síti máme značně více a vyrazili bychom spolehlivé pojistky, když bychom se snažili „přeškolit“ obloukovku na větší napětí. Nestačilo by však ani napětí, zmenšené transformátorem: oblouk totiž potřebuje napětí „měkké“, to je zřetelně klesající, roste-li proud a naopak. Toho dosahneme snadno a lacino odporem, který předrádime do jednoho přívodu k obloukovce. Její odber můžeme si nastavit mezi 3 až 10 ampéry tím, že upravíme tak veliký odpor, aby při žádáném proudu spotřeboval právě tolik voltů, kolik jich chybí od 45 do napětí sítě. Na př. chceme obloukovku s proudem 5 ampérů pro 220 voltů. Musíme srazit odporem $220 - 45 = 175$ voltů a to proudem 5 ampérů. Odpor tedy bude $R = E/I = 175/5 = 35$ ohmů. To jsou dvě vařičové spirály pro 500 wattů a 220 V, spojené vedle sebe, snadno je koupíme v odborném závodě. Takovou spirálu navineme na keramické tělesko vhodného tvaru; nám se hodila tyčka se žlabky, určená původně pro elektrická kamna. Při 120 V vystačíme podobně asi s dvěma třetinami spirály pro 120 V/500 W. Pamatuji však, že spirála bude při činnosti obloukovky žhavá jako na vařiči. To znamená, že musíme předrádný odpor upnout tak, aby nemohl zapálit nebo zranit, ať vysokou teplotou nebo napětím. Na to pozor při výrobě i používání.

S obloukovkou v této úpravě pracujeme asi podobně jako s hořákem. Nesmíme spájet na předmětech uzemněných ani pracovat na zemi vodivé, protože bychom mohli způsobit zkrat sítě anebo dostat sami citelný úder, když bychom se dotkli spájeného předmětu. Oblouk snadno rozteví

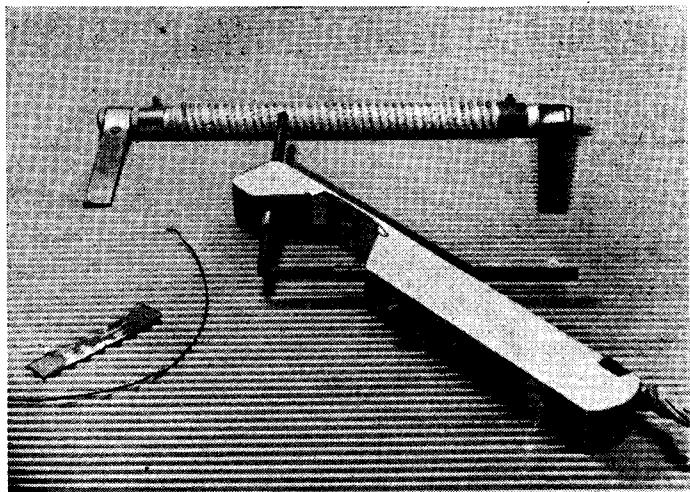Snímek obloukovky pro amatérské tvrdé spájení a sváření drátů.
Vzadu srážecí odpor bez ochranného krytu, vlevo ukázky spájení.



měděný drát nebo jinou tvrdou pásku, až z něho vznikne kapka; tak spájíme na př. železné části mnohem pevněji než címem. Potrebujeme-li svařit měděný drát s jiným, nebo i s odporovým, což je výhodné zejména u vývodů vařičů a elektrických kamen (odstraní zbytečný žár z okolí dotykových kolíků), stočíme oba hodně hustě v délce asi 1 cm, potom je zahřejeme obloukem a zpravidla i bez pomocí čisticího prostředku se dobře spojí v pěknou kuličku. Jde jen o to, aby kov svaru, ohřátým změklý a rekrystalovaný, nebyl namáhan na tah. Proto jsme dráty stočili, aby síla při namáhání byla zachycena zkroucením. Další práce pro různé speciální účely si podle svých záměrů vyzkouší každý sám a učiní dobré, nezapomene-li na vliv cviku, až se třeba potká s prvním nezdarem.

Při práci s hliníkem pamatuji, že nemá vzniknout slitina s mědi o přibližně rovných dílech obou kovů, neboť je sklovitě křehká. Dbejme, aby poměr byl aspoň 1:4, při čemž je stejně, je-li více hliníku než mědi. Mosaz a zejména zinek jsou obtížné objekty pro spájení, protože zinek se vysokou teplotou rychle oxysličuje a ruší spájení.

Obávali jsme se, aby při naklonění uhlíku směrem dolů nezabíhal oblouk mezi uhlíky, do úhlu, který tyto tvoří. Proto jsme začali pokusy s vyfukovacím magnetem; ukázalo se však, že je zbytečný a že při vzájemném sklonu uhlíků 90° drží se

Výkres spájecí obloukovky s hlavními rozmezry

oblouk mezi hroty, ať nakloníme lampu jakkoliv.

Před započetím práce se podívejte na svůj elektromér. Dnes už skoro nejsou montovány elektromery s maximálním proudem tříampérovým, které by naši práci dosti omezovaly, zvlášt kdyby měly pojistky přesně vyměřené na 3 A (což je bohudík, promiňte, bohužel, velmi vzácné). Elektromér pětiampérový nebo silnější už docela stačí. Mohli bychom ovšem šetřit proudem použitím autotransformátoru s napětím asi 80 voltů na sekundárních vývodech, i potom však musíme předřadit odpor pro změkčení napětí, anebo upravit transformátor rozptylový. Transformátor je však nákladný, a kdo tuž žárovou pomůcku nepotřebuje často, vystačí s jednodušším a levnějším odporem. M. Šebor

Televizní vysílání s letadlem


Zpráv o pokusu s atomovou pumou dovíděla se širší veřejnost o letadlech, ne součich na palubě televizní vysílací zařízení. Tyto přístroje byly využity ve válce pro potřebu amerického námořnictva pro velké vylodovací operace v Tichomoří. Zvláštní letadla stavěná pro pomalý let měla v předním přídi z nerobitného skla plexi snímací televizní komoru a kontrolní obrazovku, na které mohli obsluhující člen posádky kontrolovat snímanou scénu.

V trupu letadla byl dostatečně silný televizní vysílač s dosahem asi 350 km. Přijímací aparaturu byly na velitelské lodi. Při operacích letala televizní letadla nad bojištěm, pozorovala a vysílala průběh bojů, také na velitelské lodi, odkud byly řízeny operace, měli stálý a úplný přehled o celém průběhu akce.

Tato zařízení vznikla v laboratořích firmy RCA. Přístroje jsou neobyčejně lehké, na př. menší model Block (snímací komora a vysílač) váží jenom 40 kg, větší, Ring, 250 kg, ale tím je možné snímat dokonalé obrazy i s výškou 7000 m. Podobná zařízení byla též v létajících bombech, řízených na dálku radiem, kde umožnila podle snímací televizní komory umístěné ve špičce bomby, obsluze na zemi nebo v letadle přesné zamíření na cíl. Vzpomínáme si, že tyto věci prorokovali dávno některí jasnozraví technici spisovatelé, sotva jsme však tehdy čekali, že se jejich sny uskuteční tak brzy.



O. Horna.

(Podle Radio Craft, May 1946.)

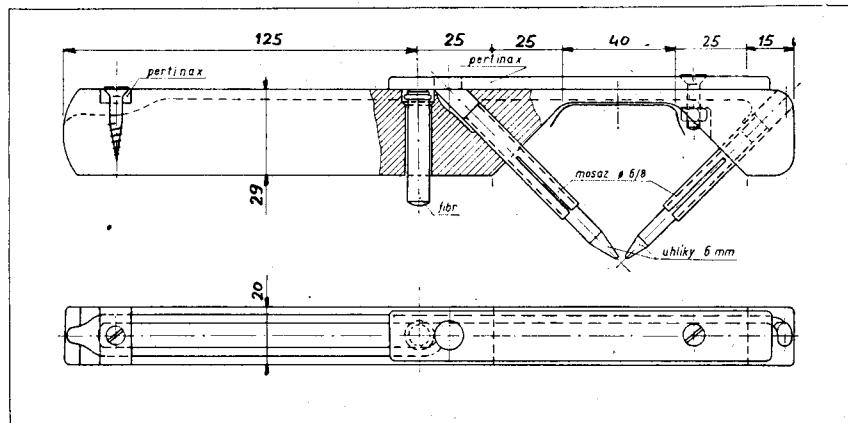

KOMUNIKAČNÍ DVOULAMPOVKA NA BATERIE

Doplněk návodu z předchozího čísla

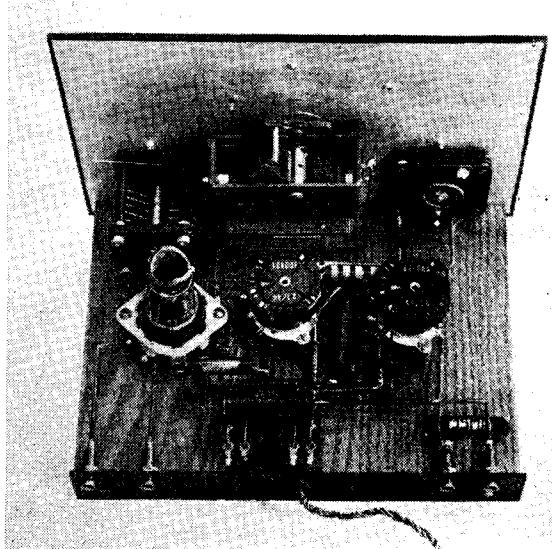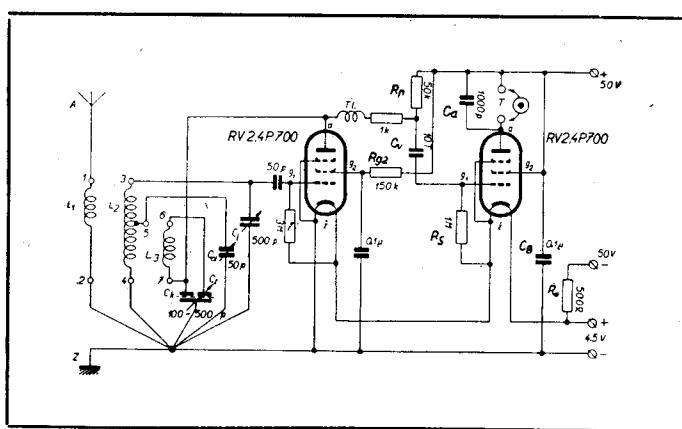


Doplňtí bateriovou komunikační jednolampovku z předchozího čísla na dvoulampovku jedním stupněm zesílen tónových kmitočtů tak, abychom dosáhl silnějšího předenusu a možnosti připojit reproduktor, dá velmi málo práce. Přibude elektronika, táz RV 2,4 F 700 jako posledně, několik prostých spojů a levných součástek, a přístroj je hotov. Má vlastnosti značně lepší, než první, jímž jsme začínali pro snazší práci našich začátečníků, a proto si jej jistě postaví všechni, kdo už mají přístroj podle předchozího návodu; s nimi snad mnozí další, kterým onen první přijimač připadal příliš málo výkonný.

Zapojení vstupní části až k součástkám, přímo spojeným s elektrodami první elektronky, je s výjimkou R_2 stejné jako u předchozího návodu. Odpadá však kondenzátor 1000 pF, který putuje se sluchátka, až na druhou elektronku, a namísto sluchátek máme pracovní odpor R_p 50 kilohmů. Přes kondenzátor C_v s kapacitou 10 000 pF jede tónové napětí na řídicí mřížku druhé elektronky, jejíž mřížkový svod R_s vede zde na záporný konec vlákná. Koncová elektronka má tím síce malé, ale postačující záporné napětí, pokud anodová baterie nepřestoupí 50 V. Zapojení druhé elektronky je jinak zřejmé ze schématu a je pro začátečníka podrobně znázorněno ve spojovacím plánu. Odpor R_o v záporné větvi anodové baterie je tu zase pro ochranu proti náhodnému přepálení vláken, paralelně ke sluchátku je kondenzátor 1000 pF pro omezení vysokých tónů. Kondenzátor C_B 0,1 μ F je týž, jako byl u předchozím přístroji.

Jedna změna je tu však přece proti obvyklé úpravě, ač ani ta není pro nás novinkou: žhavicí vlákna elektronek jsou zapojena za sebou a vystačíme tu bez omezovacího odporu, kterým jsme u jednolampovky zmenšovali žhavicí napětí. Zežhavíme normální baterii tricílánkovou. Stejně se hodí čtyřcílánkový oceloniklový akumulátor s napětím 4,8 V, který si snad

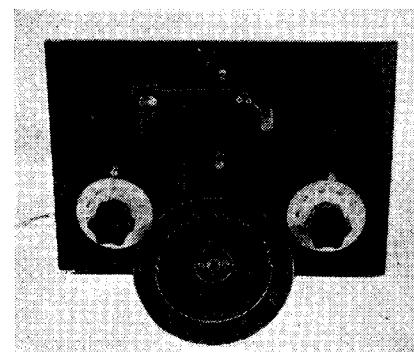Spojovací plánek ukazuje vedení spojů a rozložení součástí. Otisk tohoto plánu v měřítku 1:1 s výkresem schématu a otiskem stupnic pro ladící knoflíky a rohatku lze koupit v redakci t. 1 za 10 Kčs, poštovní výlohy
Václav 2




mnozí čtenáři koupili z rozprodávaných vojenských. Obyčejný olověný akumulátor s napětím dva volty byl po všechny část své vybíjecí doby zdrojem příliš slabým.

Vedle cívky a původní jediné elektronky stojí nyní druhá, stejná, která dává tomuto příjemu značně větší hlasitost, nezvětšuje však jeho dosah.

Podrobnosti západkového mechanismu hlavního ladícího knoflíku vidíte na tomto obrázku čelní stěny po odnětí velkého knoflíku. Na jeho zadní straně je patrná rohatka, vyříznutá podle papírové šablony.

Pracovní podmínky detekčního stupně jsou nyní poněkud změněny tím, že v anodovém obvodu elektronky první není sluchátko s odporem 4000 ohmů, nýbrž odpor Rp 50 kilohmů (50 000 ohmů). Z toho plyne, že první elektronka má o něco menší zisk. To se projeví méně ochotným nasazením zpětné vazby, zvlášť při malém anodovém napětí. Leckdy budou pak nezbytné malé úpravy: nejprve zkuste změnit odpor 50 k Ω v anodovém obvodu na

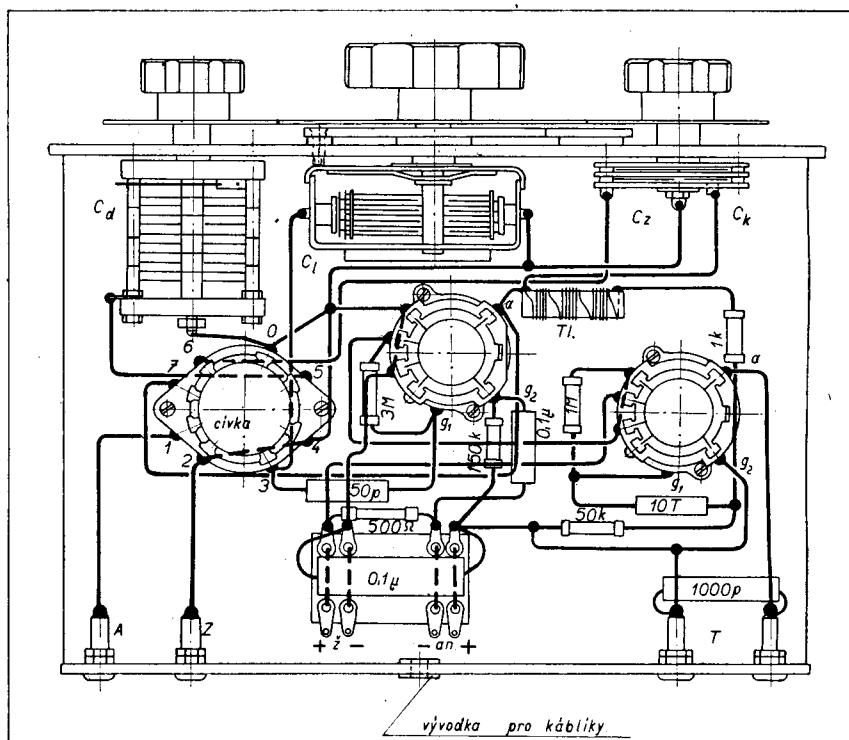

Seznam a hodnoty součástí. (Součástky, jež ve schématu nejsou označeny písničkou, jsou již popsány v předchozím návodu.)

Kondensátor:
 $C_v = 10\,000 \text{ pF, pap.}$

Elektronka:
RV 2, 4 P 700, z výrodeje vojenského materiálu, táz jako v předchozím přístroji.

Odpory:
 $R_p = 50 \text{ kilohmů, malý tvar}$
 $R_g = 150 \text{ kilohmů, malý tvar}$
 $R_s = 1 \text{ megohm, malý tvar.}$

30 kO, pak vyzkoušejte menší hodnotu odporu v obvodu stínící mřížky, zde však nebyvá změna nutná. Nepostačí-li to všecko, nezbude než zvětšit počty závitů vinutí pro zpětnou vazbu na cívách, tedy těch vinutí, jež máme ve schématu předchozího návodu označena L3. Pak se podaří vystatit s anodovým napětím 50 voltů, t. j. s 10 normálními tláčánkovými bateriemi, které spojíme za sebou.


Po stránci mechanické je přístroj vybaven stejně jako předchozí, zejména má také možnost stupňového ladění na krátkých vlnách, a tím usnadněné opětné vyhledávání vysílačů. Snímek čelní stěny po sjemání hlavního knoflíku ukazuje tento: krát to, "co snad ještě chybělo našemu výkladu a obrázkům z předchozího čísla. Koho teprve tento návod přivede k rozhodnutí stavět si bateriovou dvoulampovku, ten jistě neopomene vybrat si potřebné poučení z článku předchozího, kde je i podrobný návod k obsluze. Ta je zde stejná jako tam, až snad na to, že u mnohých vysílačů budete moci mušle sluchát-

ka sesunout s boltů, protože hlasitost bude značně větší. Nečekejte však, nechcete-li být zklamáni, že se teď podaří zachytit mnohem více stanic než dříve. Jejich počet přidaný tónový zesilovač nezvětší, umožní jen hlasitější poslech těch, které dříve jen šeptaly.

Ze zajištěného vojenského materiálu vyrábí jistá hannoverská továrna tříelektronkové přijímače pro civilní potřebu. Týdenní kapacita je přes 100, prodávají se po 250 markách a přednost při nákupu mají vybordované domácnosti, školy a spolky mládeže. 10 percent výroby odebírá britská vojenská správa pro své oddíly.

Hlavní překážkou šíření televize v Anglii je nedostatek dřeva na výrobu skříní. To výravá zahájily již výrobu chassis, nemohou však dodávat přístroje, jichž vláda dovolila vyrobit letos 78 000. „Průmysl se ještě ne naučil stavět domy bez cihel“, namítají výrobci na dotazy, kdežto jsou přístroje. Jsou také obavy z prodejní daně, která by svou výškou mohla výsledky ohrozit v zárodku, a jež dosud nebyla stanovena.

bývá žlostný, otvor není okrouhlý, okraje nečistě zapilované, nehledě k zlámaným lupenkovým pilkám. Mnohý si proto ráději pořídí vykružovák, zaručující již pěkný výsledek. Avšak i ten měl při běžných úpravách četné nevýhody: při malých průměrech překáží vyčnívající část nože, potřebná při velkých průměrech, a napopak, při velkých průměrech je namáhání nože velmi značné, protože rameno bylo, dlouhé a poměrně slabé, nůž se vzpírá, zakusuje, láme a rozbití vrtaný předmět i prsty. Proto jsme uvítali řešení v za-

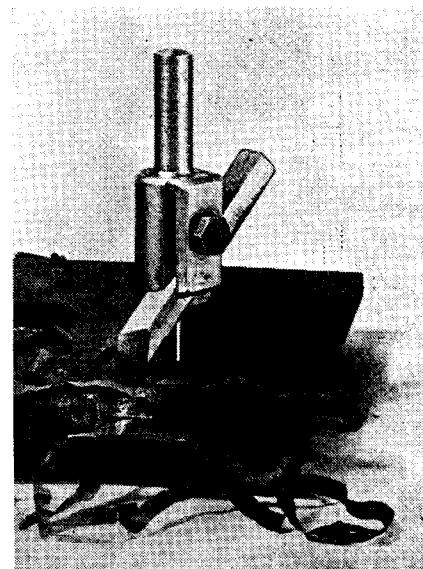

hraničním časopise; přístroj k vykružování otvorů, podobný vrtací tyči na fréze. Ten má uvedené nevýhody pojedivice odstraněny a vzorek, který vidíte na snímku, prokázal četné přednosti. Chceme, aby i ostatní domácí pracovníci z něho měli užitek. Jak vypadá, to vidíte z obrázků, a proto krátce popíšeme jeho výrobu a použití.


Držák (1) vytočíme na soustruhu z válcového materiálu průměru 20 (C 50, který je houževnatý a pevný); do něho vypilujeme šikmo drážku pro nůž. Kdo má možnost ji vyfrézovat, jistě tak učiní, protože drážka pak bude čistší. Pro upevnovací šroub vyřízneme závit M6. Nůž (2), nakloněný v úhlu 45°, je silný a snadno se dá vyrobit i nabrousit, aniž to má podstatný vliv na vykružovaný otvor. Skloněním nože je usnadněno řezání a nůž při práci tolík nepřekáží. Je ze čtyřhranné oceli, buď nástrojové nebo rychlozevné, a po předběžném opracování jej zakalíme podle použité oceli buď do vody nebo oleje. Popouštění nebude tolík potřeba, protože namáhání nože není značné. Po zakalení jej dobroušime na žádaný tvar a rozměry. K snadnějšímu broušení i při pozdějším otupení zhotovíme si ze slabého plechu (třeba železného) pomocnou šablónu. Nůž vkládáme do drážky držáku a v ní jej přidržujeme příponkou (3), drženou upevnovacím šroubem M6 (4) se šestihranou hlavou. Tento šroub je dosti silný a zaručuje dostatečné upevnění nože. Příponku vypilujeme buď z železného pásu širokého 20 × 6 mm, nebo ji ohneme z pásku 20 × 3 mm a zapilujeme.


Práce s tímto vykružovákem je stejná jako se staršími vzory a udržování omezuje se na broušení otupeného nože. Při tom broušime jen čelní plochu pod úhlem 45°. Uvolňovací stranovou plochu 5° broušíme jen tehdy, až uvolnění obroušováním nože není žádné. Kdo by chtěl dělat otvary tvarové, může zasunouti nůž sbrúšený na žádaný tvar. Vrtáme upínáme do strojní vrtáčky, soustruhu, v nouzi do kolovrátku. Vrtáme na dřevěné podložce něpříliš velykou rychlosťí.

STŘEDOVÝ VRTÁK

nového účelného tvaru

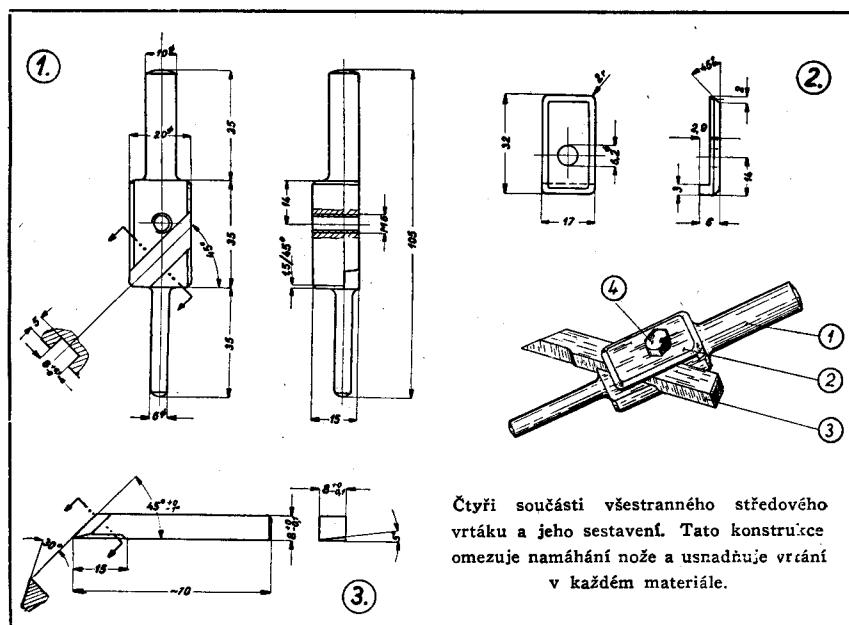Mnohý z nás bývá v rozpacích, jak vyrat větší otvor do plechové kostry přijímače nebo přední stěny z pertinaxu, dřeva a podobně. Málokdo má vlastní nástroje k vyrážení otvorů, popsané svého času v RA, a tak si pomáhá odvrtáváním a vysekáním, nebo vyříznutím lupenkovou pilkou, a pak doplňováním na žádaný průměr. Výsledek této neradostné práce



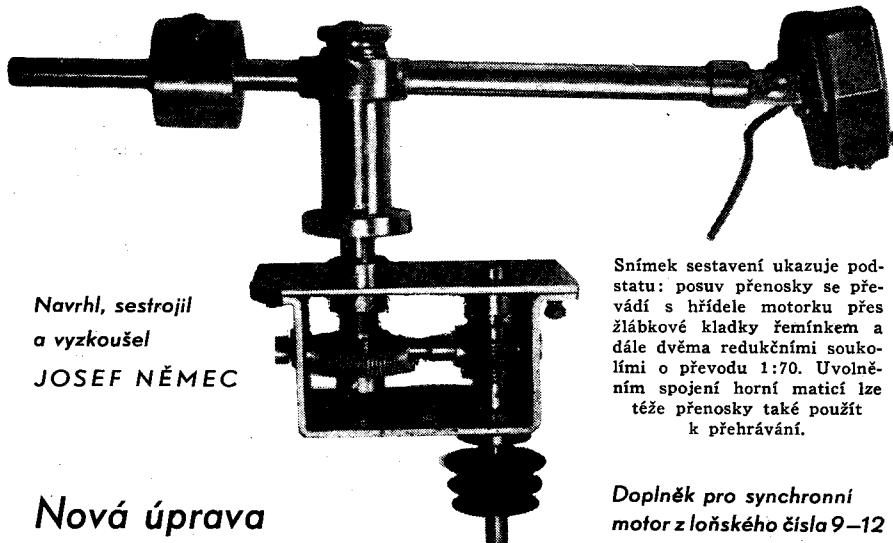

**Navrhl, sestrojil
a vyzkoušel**
JOSEF NĚMEC

Nová úprava

POSUVU K ZAŘÍZENÍ PRO NAHRÁVÁNÍ

Nucený posuv přenosky při nahrávání nemusí být řešen jen s pomocí dělené matky, posouvané po šroubu, který musí být pečlivě vyříznut a vyhlazen. Můžeme jej nahradit posuvem se šroubovým soukolím, které pohání raménko přenosky v kloubu. Tento způsob má dokonce některé přednosti: 1. dá se snáze zhotovit, 2. celý systém je pod deskou a nepřekáží výměně desky, 3. do soukolí nemohou se dostat odřezky materiálu, 4. přenosky nahrávací můžeme bez jakékoli úpravy použít k přehrávání. Potřebujeme jen dvě soukoly: jedno je spojeno řemínkem přes kladku s motorem (výborně se k tomu hodí nekončitý řemínek gumový, který se prodává k odstředivkám na mléko), druhé nese v kloubu raménko přenosky, přitažené matkou s levým závitem. Když matku povolíme, přenoska je bez posuvu a můžeme ji použít k přehrávání.

Při žádaném posuvu 0,25 mm a délce ramene přenosky 20 cm obvod kružnice opsané přenosou činí $3,14 \times 400$ mm, t. j. 1256 mm, vychází převod 1256:0,25, t. j. 5000:1. Tak veliký převod snadno získáme dvěma soukolími 1:70, tedy dvěma jednoduchými.

Snímek sestavení ukazuje podstatu: posuv přenosky se převádí s hřidelem motorku přes žlábkové kladky řemínkem a dále dvěma redukčními soukolími o převodu 1:70. Uvolněním spojení horní maticí lze též přenosky také použít k přehrávání.

Doplněk pro synchronní motor z loňského čísla 9–12

ného plechu síly 3 mm nebo odlité z litiny nebo hliníku. Nejdůležitější práce bude uložení obou hřídelů, aby nebyla vlna mezi kolečky a šnekou. Vadilo by to při nahrávání. Proto jeden z hřídelů uložíme do bronzové ložisek, která přišroubujeme do otvorů, kde si ponecháme trochu výle, abychom mohli šrouby a kolečka do sebe zapadající těsně přiblížiti.

Raménko přenosky zhotovíme z mosazné trubky 13 mm, přiletované k prstenu kloubu. Na jedné straně raménka bude přenoska a na druhé protiváha, ostatní je zřejmě z výkresu.


Při nahrávání někdy pozorujeme, že přenoska, která z počátku docela dobře ryla, pojednou počne vydávat vysoký, pískavý tón. Přičinou může být tupá jehla a také nesprávné uložení raménka přenosky. Špatné uložení je takové, kdy jehla prochází středem desky, neboť raménko přenosky tvorí při vnějších a vnitřních rýskách různě velké úhly, takže rysky neboudou stejně promodulovány. Správné je volit otocný bod raménka a délku ramene tak, aby podle výkresu odpovídala vzorci:

$$e = \sqrt{l^2 - b \cdot c},$$


kde l značí délku raménka, b vzdálenost středu desky od vnější rysky (největší průměr záznamu) a c vzdálenost středu desky od vnitřní rysky (nejmenší průměr záznamu).

Při provedení podle tohoto vzorce jsou úhly, které raménko svírá v hraničních postavených s odpovídajícím poloměrem stejně, zatím co mezi nimi se poněkud mění. V vnějšku dovnitř pozorovány měří tento úhel od $69^{\circ} 30'$ do $71^{\circ} 30'$, což činí

* Snaď by bylo účelné volit opačnou úpravu: frézu — šroub upevnit do upínací hlavy soustruhu resp. mezi hroty, pro frézované kolečko s hotovým nasazeným hřídelkem s délkou na koncích upravit pomocnou vidlici jako ložisko a to upevnit do suportu. Pak bychom frézu točili soustruhem, s kolečkem najeli do záběru a pomalu dotahovali. Stálo by za vyzkoušení, zda by toto zařízení nepracovalo i bez předstroužení zubů, k němuž potřebujeme dělci stroj a frézku. — Redaktor.

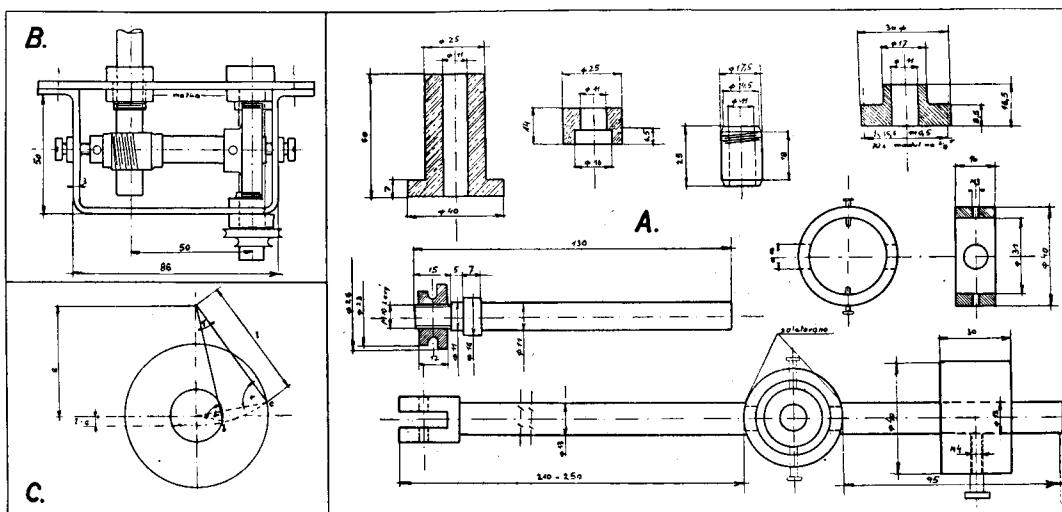

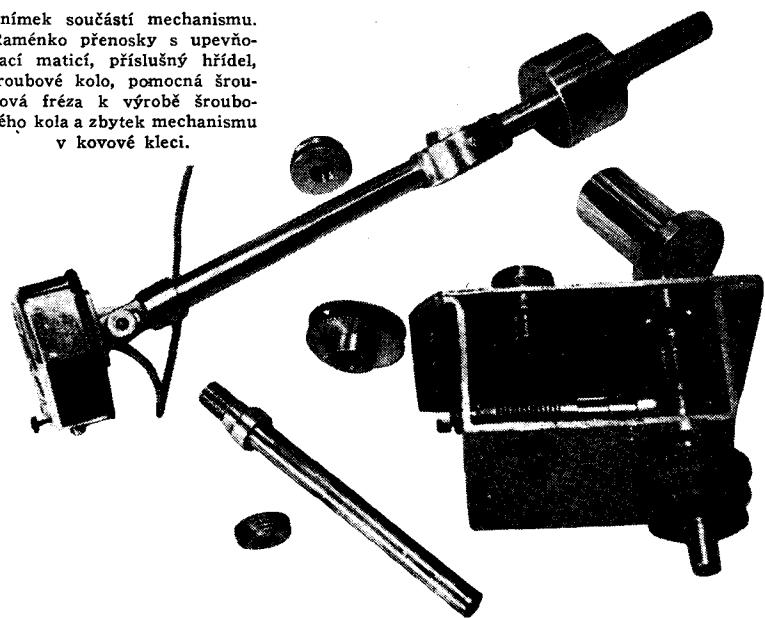Snímek součástí mechanismu.
Raménko přenosky s upevňovací maticí, příslušný hřídel, šroubové kolo, pomocná šroubová fréza k výrobě šroubového kola a zbytek mechanismu v kovové kleci.



rozdíl 2°, který možno při správném dimensování ještě zmenšiti a ev. natočením přenosky vůči raménku kolem svíslé osy vyloučit i zbyvající značný rozdíl od 90° mezi pohybem rydla při chvění a tečnou drážky.

Pro normální velikost desky 30 cm nemá vůbec smyslu dělat raménko delší 25 cm, protože rozdíl v úlech se již nepatrne zmenšuje, naproti tomu nesmí býti kratší 20 cm, kdy se již škodlivě zvětšuje.

Pro různé délky ramene platí tabulka podle P. Hatschka:

Délka ramene pře- nosky v cm	Rozměr e v cm	Rozdíl délka 1—e v cm	Velikost úhlu γ
20	18,3	1,7	24°
21	19,4	1,6	23°
22	20,5	1,5	22°
23	21,6	1,4	21°
24	22,6	1,4	20°
25	23,7	1,3	19°

RADIOVÝ PŘENOS BAREVNÝCH OBRAZŮ Z ANGLIE DO AUSTRALIE

Přenos obrazů telegraficky přístroji soustavy Belinovy není většině našich čtenářů novinkou. Původní aparaturu, které používaly i naše pošty, popsali jsme v tomto listě již v roce 1936, a také později byla o tomto námětu častěji řeč (v 7. č. roč. 1938 již o soustavě s přenosem barevných obrazů a bezdrátové). Nejdávno ohlásila britská společnost Cable and Wireless Ltd. úspěšný přenos barevného obrazu radiouovou cestou z Anglie do Austrálie, a i když výsledek nebyl ještě do-

konalý, stojí přece za uvedení způsob, jímž ho bylo dosaženo.

Podstata byla tato: měly se postupně přenést čtyři dílčí obrazy, jejichž společným tiskem vzniká barevná reprodukce. Tyto obrazy mají barvy žlutou, červenou, modrou a černou a přenášejí se docela podobně, jako u belinografu. Původní obrazek je navinut na bubínku přístroje, který se otáčí šedesátkrát za minutu. Dospadá na něj ostrý světelný bod a odražené světlo, podle stupně zabarvení příslušného


místa silnější nebo slabší, mění se ve fotoelektrickém článu v elektrický proud. Ten moduluje nosný kmitočet a vysílá se tak jako obvyklý rozhlasový pořad. V přijímací stanici se naopak modulace promění ve světelné impulsy, vedené optikou na fotografický papír na podobném bubínku, který se otáčí synchronně s originálem. Na papíře vznikne po vyvolání obraz podobný originálu. Světelný paprsek rozložení obraz v linky o šíři 0,2 mm, obrázek má tedy dosti hrubé „zrno“, to však tiskové reprodukci nevadí. U přenosu barevného byl postup stejný, jen místo jediného černého přenosu byly postupně přeneseny čtyři dílčí obrazy, z nichž potom zinkograf vyrobil čtyři štočky pro barevný tisk, anebo předlohu pro tisk offsetový.

Potíže přenosu byly dvojího druhu. Předně nebylo lze dosáhnout stejných barevných odstínů u originálu a reprodukce, protože nebyly normovány barevné odstiny. Tuto nesnáz překoná snadno barevný kod, označující mezinárodně standardní barevné odstíny. Horší byl vliv fadingu. Jestliže signál při přenosu zeslábl, pak to u obrazu černobílého způsobilo jen světlejší proužek obrázku, který bylo lze vyretušovat. U obrazu barevného však kolísání signálu způsobilo kolísání barevného odstínu a tu měl již retušér úkol neskonale obtížnější. Zde by pomohlo jen současné vysílání všech čtyř barev buď na čtyřech samostatných vlnách, dostatečně blízkých tak, aby měly stejně fadingové podmínky, nebo dokonce postupně vysílání všech čtyř odstínů jedinou vlnou. Obojí řešení je možné a v době, kdy byla úspěšně rozřešena barevná televize, nebude jistě působit potíž. A tak se snad brzy dočkáme doby, kdy významné obrazové dílo v přirozených barvách bude moci vyjít současně na př. v Londýně a v Melbournu, kdežto dříve si lodní doprava materiálu vynucovala několikatýdenní rozdíl.

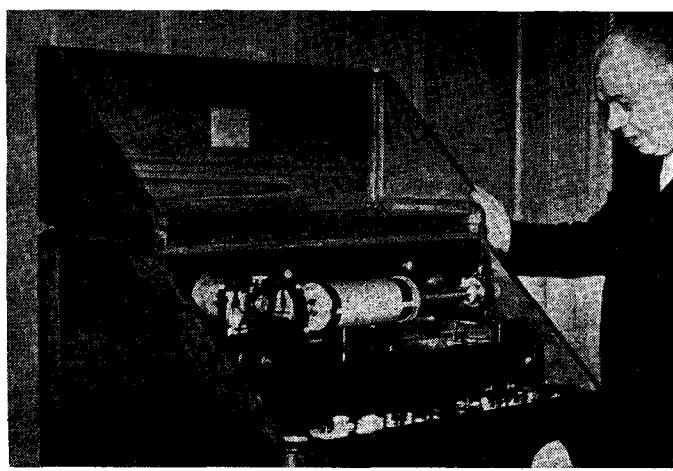E. C. Thomson.

Opět mechanický gramofon

V červnovém čísle Radio News nacházíme doklad, že mechanický gramofon ani v Americe není dosud překonán. Volí tam však pořád jinou úpravu (které snad by mohli využít i naši amatéři), a omezují použití předem na případ, kdy rozdružuje levný pořizovací cena a snadná přenosnost. Raménko tohoto přístroje, které se pod jménem phonocone prodává s motorkem nebo převýšeným strojkem, má tvar zhruba podobný tenisové raketě. V středu kruhové části je zespodu obvyklý mechanismus s jehlou; její pohyb se převádí páčkou na papírovou kuželovou membránu ze středné silného papíru o průměru asi 13 cm. Je to tedy proti někdejším úpravám s malou slidovalou nebo kovovou membránou, zvukovodem a trychtýrem asi taková změna, jako když původní magnetické reproduktory přešly od sluchátkového typu s trychtýrem k velké ploché membráně, jak je starší čtenáři jistě pamatuji. O nové úpravě stojí za sdělení, že prý kmitočtová charakteristika využívá přiměřeným nárokům, že již při uvedeném průměru lze dosáhnout značné hlasitosti, která odpovídá koncovému stupni běžného přijímače, že tlak na jehlu je asi 75 gramů, dobrého přednesu lze však dosáhnout i s polovičním, tedy podstatně méně, než u dřívějších mechanických gramofonů. Úprava má kuželovou membránu s osou svislou, mechanismus se dá upravit jak pro záZNAM písací, tak hloubkový. Navíc proti svým dředčkům má tento mechanický gramofon jednoduché řízení hlasitosti, které gumou tlumí kmity jehly. Změna kmitočtové charakteristiky (úbytek výšek) není nepříjemná.




Moderní zařízení pro bezdrátový přenos obrazu, jehož používají britské pošty.

OSVĚDČENÁ ZAPOJENÍ

ZESILOVAČ pro věrný přednes

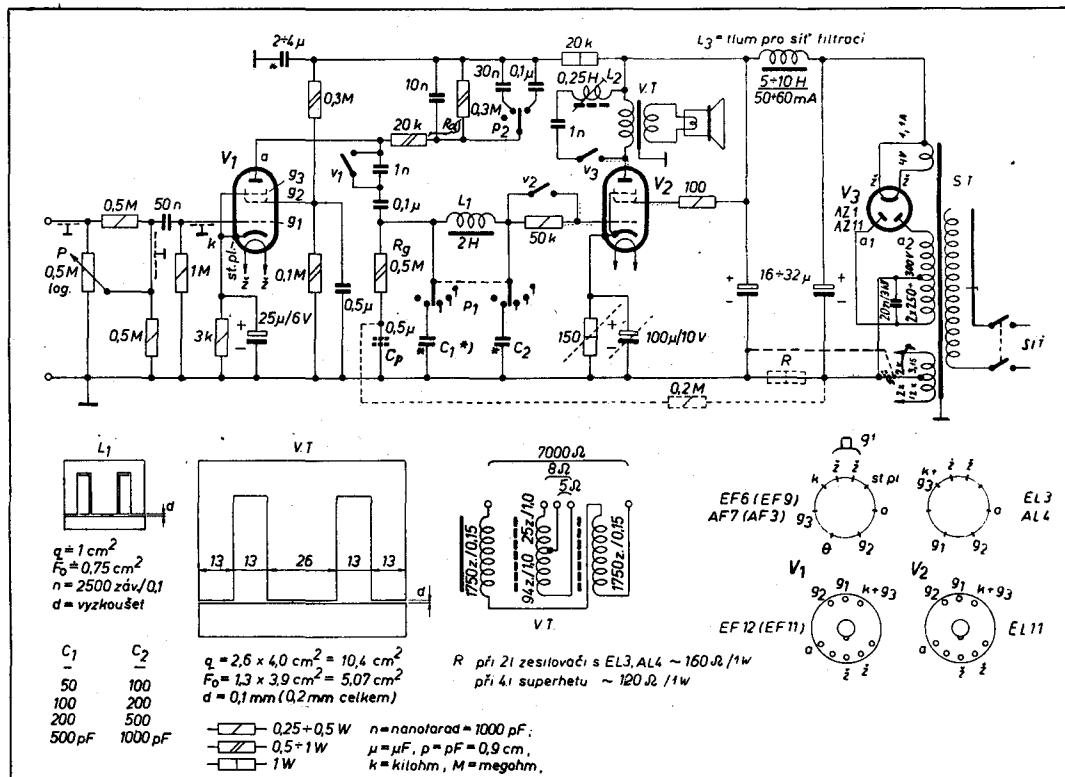Schema s hodnotami součástí a náčrtkem výstupního transformátoru a korektní tlumivky. Vpravo užívají o zapojeních elektronek, jichž můžeme pro tento přístroj použít. — Otisk tohoto schématu velikosti A3 lze koupit v red. t. 1. za Kčs 9,—, pošt. výlohy Kčs 2,—.



Zapojení, které přinášíme, představuje dvoustupňový zesilovač s velmi dobrým přednesem poměrně jednoduché úpravy s účelnými korekcemi kmitočtové charakteristiky. Může pracovat převídavě jako jakostní tónová část běžného přijímače, jako zesilovač pro přenos gramofonové hudby i pro nahrávání desek a pod.

Prohlédněme si zapojení. Vstupní signál řídí potenciometr P. Abychom omezili úbytek vysokých tónů, působený stíněním a kapacitou mřížky při nastavení P na polovici odporu, jsou tu odopy mezi středem a konci P. Těžko výsledku bychom dosáhli použitím P s odporem 0,3 MQ, který je však na trhu vzácný. — Ke stínění přívodu říd. mřížky použijme stíněných trubiček aspoň 3 mm v průměru, do nichž zavlékejme holý spojovací drát sily 0,5 mm.

První elektronka je vf. pentoda, abychom měli rezervu zisku pro zvednutí basu. To prováděme rozdělením pracovního odporu anodového Ra na 20 a 300 k Ω , část 300 k je blokována kondensátorem 10 000 pF (= 10⁻⁸ F). Tak dosahujeme zvednutí basu asi o 16 dB, jak to potřebujeme pro magnetickou přenosu nebo pro velmi tichý přednes. Požadujeme-li menší zvednutí, připojíme k odporu 0,3 M přepínačem p2 kondenzátor 30 nF, po případě 0,1 μ F. Uvedené kapacity můžeme také změnit podle poslechové zkoušky: čím větší jsou kapacity, tím více stoupá kmitočtová charakteristika k nejhlušším tónům. Hodnota 0,1 μ F je taková, že mírné stoupnutí právě asi vyrovná pokles, působený výstupním transformátorem, takže kmitočtová charakteristika zesilovače je prakticky přímá až asi do 30 c/s.


Při nahrávání desek anebo pro jasnější přednes řeči naopak hluboké tóny zeskubujeme. To učiníme při p2 v poloze na

kond. 0,1 μ F otevřením spínače v1; tím zařadíme do přívodu k následující elektronce menší vazební kapacitu, asi 1000 pF. Také tu můžeme měnit, zmenšením omezíme hluboké tóny počínajíc větším kmitočtem a naopak.

Za vazebním kondenzátorem 0,1 μ F, který musí být dobrý, s velkým isolačním

odporem, je korektní obvod pro ostré odřezávání vysokých tónů. Tvoří jej tlumivka L1 a dvě řady kondenzátorů C1 a C2, jejichž hodnoty jsou ve schématu vlevo dole. Přepínačem p1 je připojujeme tak, že C1 je vždy asi poloviční proti C2. Opět čím větší jsou C1 a C2, tím níže začne odřezávání vysokých kmitočtů, při čemž

Transceiver pro 420 Mc/s.

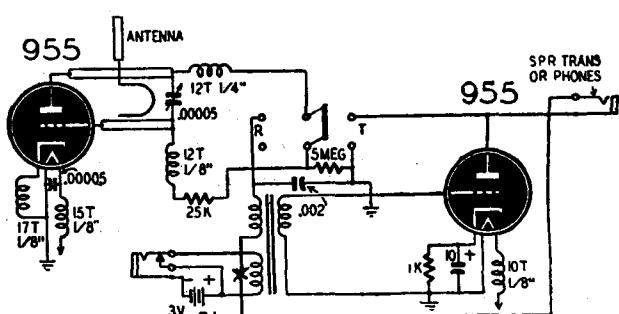

Na četné žádosti čtenářů začaly americké radiotechnické časopisy uveřejňovat návody na přístroje pro pásmo 460—470 Mc/s., na kterém několik amatérské vysílání vázáno na koncesi (pozor, platí jen v USA). Známý americký amatér I. Queen popisuje v květnovém čísle Radio Craft prostý a lacný transceiver pro toto pásmo. Jelikož přístroj je sestaven skutečně z běžných součástí, které možno koupit i na našem trhu, přijde jistě jeho popis vhod i našim (ovšem koncesovaným) amatérům.

Jak vidíme ze schématu, při přepnutí na příjem pracuje přístroj jako superregenerační detektor a nf zesilovač pro poslech na sluchátku; při přepnutí na vysílání jako ultra-audionový oscilátor s anodovou modulací. Používá dvou běžných žaludových triod 955 (u nás by snad bylo možno použít ukv. vojenské LDI) a je celý i s mikrofonní baterií, vestavěn do skřínky 10X10X10 cm. Oscilační obvod se skládá z otočného kondenzátoru 50 pF,

kterým se obsáhne pásmo 415—500 Mc/s., a dvou měděných trubiček \varnothing 6 mm a délky 50 mm ve vzdálenosti 20—25 mm. Antena je dvoudílná, zasunovací. Pevná část je z hliníkové trubky \varnothing 6 mm, pohyblivá ze 4mm, drátu z téhož materiálu. Obě části jsou dlouhé 12 cm, takže celková délka antény je až 22 cm. Nejvhodnější délku antény (má být asi $\frac{1}{4}$ vlnové délky) určíme pokusem. Ostatní podrobnosti konstrukční naleznou zájemci na připojeném obrázku.

S dobré vyládenou antenou je dosah přístroje asi 3 km při spotřebě anodového proudu pod 10 mA a anodovém napětí 100—200 V. Při „tvrdém“ anodovém zdroji může případně vysadit superegeneraci; v tom případě stačí zařadit do anodového přívodu detekční elektronky drátový potenciometr asi 50 000 ohmů (viz spoj označený x), kterým se dá správná míra oscilací pohodlně nastavit. O. Horna.

při stupních 1:2:4 atd. jsou poměry kmitočtů 1:0,7:0,5 atd., tedy po půl oktače.

Těsně před mřížkou koncové elektronky je odporník 50 k Ω , který můžeme spojit na krátko spinačem v2. Je-li spinač otevřen a odporník zařazen, je kmitočtová charakteristika u výšek rovná a pak dosti rychle klesá (resonanční filtr, asi 12 dB na oktavu). Jestliže jej sepnutím spinače v2 spojíme nakrátko, vznikne mezi elektrodomovou kapacitou koncové elektronky zpětná vazba (vyzkoušeno s EL 3), která způsobí stoupnutí asi o 4 dB u vysokých tónů. Toto stoupnutí je nepřijemné, používáme-li přenosky nebo jiného zdroje signálu s charakteristikou prakticky rovnou v oblasti vysokých tónů, je však velice vitané, jestliže zesilovačem přenášíme signál ze selektivního přijimače (superhetu). Selektivnost pásmových filtrů působí totiž značný úbytek výšek, který se projevuje tupou, málo brillantní reprodukcí. Zvýšení křivky, které vznikne právě uvedeným způsobem, vyrovnaná do značné míry tento nedostatek a přednes je nápadně lepší. Přesvědčili jsme se o tom měřením kmitočtové charakteristiky přes výstupní (pomocný vysílač byl modulován tónovým generátorem kmitočty 50–15 000 c/s), která byla s touto úpravou rovná až do 8 kc/s. Při poslechu přes přijimač bude tedy v2 spojen, při gramofonu a pod. otevřen.

Nejdůležitější součástí, na niž především záleží výkon a jakost přednesu, je výstupní transformátor VT. Je asi třikrát těžší než běžné tovární a přesto není předimensionovaný, alespoň pokud se musíme spokojit s použitím běžných nevalných transformátorových plechů. Jeho rozměry jsou obsaženy ve schematu stejně jako úprava vinutí: q je průřez jádra, Fo je plocha okénka, d je vzduchová mezera. Rozumí se, že lze použít i plechů odlišných od výkresu, jen musí mít přibližně tytéž hodnoty q, Fo a d. Vinutí primární je rozděleno ve dvě souměrné polovice, obklopující sekundár a spojené tak, že vinutí jde stále v též smyslu. To je pro zmenšení rozptylové induktnosti a zlepšení přenosu výšek. Jednotlivé vrstvy vinného pečlivě závit vedle závitu, dobře utahujme a napouštějme, každou vrstvu ovinně transformátorovým papírem, primární isolujeme od sekundáru několika vrstvami olejového plátna nebo olejového papíru. Vývody náležitě zajistíme proti vytření a zavedeme na svorky. Transformátor věstavíme přímo do zesilovače, co možná blízko ke koncové elektronce. Dále-li si práci s výrobou a nebudete-li mít nehodu s vinutím (závity nakrátko), budete překvapeni, oč lépe můžete „hrát“ jediná devítivattová pentoda bez zpětné vazby. Odborník, který slyšel tento přístroj, vyslovil nejprve domněnku, že jde o zesilovač s výkonnou koncovou triodou; tak značný výkon a dobrý přednes basu tu byl.

Tlumivka L1 je rovněž načrtnuta ve schematu. Je dosti citlivá na hučení a na výstupní signál, umístíme ji proto co možná daleko od výstupního i síťového transformátoru, nejlépe na druhou stranu kostry. Dlouhé přívody k ní nevadí, nemusí však jít zbytečně blízko vstupu. Výhodné je navinout tuto tlumivku na rámečkové jádro ze dvou shodných cívek

s polovičním počtem závitů, spojené správně v serii. Tato úprava poměrně málo využívá a je málo citlivá na rušivé pole.

V anodovém obvodu koncové elektronky je obvod pro potlačení hvízdu 9 až 10 kc/s. Ten vzniká křížením nosných vln vlnové současných vysílačů a nepřijemně vyniká v přednesu jakostních přijimačů. Obvod se skládá z kondensátoru 1000 (až 2000) pF a z tlumivky L2. Nejlépe se na ni hodí velké železové jádro hrnečkové, průměru asi 40 mm, jaké se nyní občas vyskytuje v obchodech. Počet závitů závisí na druhu jádra, zpravidla však vyhoví 2500 záv. drátu 0,15 mm. Event. rozdíly opravíme změnami seriového kondensátoru, který může být až 2000 pF. Větší hodnota by způsobila omezení výšek. Také tento doplněk je velmi cenný pro dosažení dobrého přednesu u přijimačů.

Ostatní součásti přístroje jsou běžné a pokud je třeba, jsou uvedeny ve schematu. To se týká zejména síťového transformátoru.

Naučte se MORSEOVĚ ABECEDĚ

Přes značný rozvoj radiofonie nepoklesl význam Morseových telegrafních značek, neboť telegrafie snáze překonává velké vzdálenosti jednoduším vysílacím zařízením než telefonie. V každé řeči se jinak vyslovují jednotlivé hlásky, zatím co Morseovy značky jsou společné pro všechny národy a používá-li se smluvně řeči (kodu), nemůže nastat omyl.

Naučit se dobré telegrafické abecedu není tak těžké, jak si snad mnohý myslí. Řídíme-li se určitými pravidly, osvojíme si při troše pile všechny značky v krátké době. Jest však nutno již z počátku tecky a čárky přeměňovat přímo v hlásky, a ne je psát na papír a pak teprve přepisovat obyčejným písmem. Je výhodné, postupujeme-li podle nějaké učebnice a máme-li přítele, s nímž se střídáme u klíče. Poměrně snazší je naučit se značky „dávat“, t. j. vyslat, než číst, ale ani čtení není těžké.


K učení kromě učebnice potřebujeme klíč a bzučák. Klíč buďto koupíme, nebo si jej zručný amatér udělá sám. Bzučáky je možné rozdělit do dvou skupin: na elektromagnetické a lampové.

Elektromagnetický bzučák je v podstatě Wagnerovo kladívko, upravené tak, aby vydávalo vysoký stálý tón. (Viz ku př. návod v 12. čísle XVIII. roč. Radioamatéra 1939.) Stiskneme-li klíč K, zní bzučák tak dlouho, dokud na klíč tlačíme. Připojíme-li k takovému bzučáku sluchátko, jak je ve schematu naznačeno, zvykneme si na nejčastější způsob příjmu — se sluchátky na uších.

Druhý typ, bzučák lampový, je složitější v zapojení, ale jednodušší pro výrobu a proto amatér, jehož dílna neoplývá množstvím nástrojů, jej snáze zhotoví. Má stálý pěkný tón, který můžeme reostatem v kladné věti závěti mítidit. Jeho hlavními částmi jsou: elektronka a nízkofrekvenční transformátor. Elektronka může být libovolná bateriová trioda třeba i velmi stará. Místo ní transformátoru může-

toru S.T. a tlumivky L3, filtračních kondenzátorů atd. V zapojení je vyznačeno jako čárkování alternativa získávané předpěti pro koncovou elektronku odporem v záporné věti přívodu anodového proudu. V tomto případě platí čárkování zapojení a součástky, naopak součástky čárkování přeskrtnuté (kathodový kondenzátor a odporník) odpadají. Pamatuji, že při použití kathodového bloku (plně vytažené zapojení) musí být mřížkový svod koncové elektronky Rg spojen přímo na kostru, kondenzátor 0,5 μ F tedy odpadá.

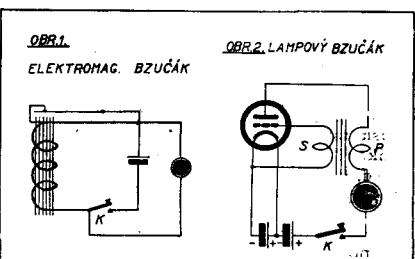Kdo by chtěl výkonnější zesilovač, může použít elektronky AL5, EL5 (EL6 nebo EL12). Změny jsou tyto. Odpor pro předpěti v kathodě 150 ohmů (90 ohmů) 1 W. V.T. bude mít primář 2×1250 závitů drátu 0,20 mm, sekundár týž, vzdich. meze ra táz. Síťový transformátor pro proud asi 80 až 110 mA (podle toho, napájí-li další stupně, event. přijimač), síťová tlumivka 5 až 7 H, 100 mA. Ostatní zůstává.




me použít dvou cívek ze sluchátek nebo reproduktoru, jedné 1000 a druhé 4000 ohmů. Cívka o menším odporu bude primář, který zapojíme do anodového obvodu elektronky a druhá bude sekundář. Jejich dutinou prostrčíme drátky z měkkého železa. Zapojení tohoto bzučáku je zřejmé s obrázkem 2. K zhávení stačí baterie do kapesní svítily a na anodě vystačíme se 4 volty. Při použití dvouvoltové triody můžeme žhati z dvoučlánkové, kulaté baterie a zbytek srážíme reostatem, jímž zároveň řídíme výšku tónu. Kdo by chtěl pracovat místo se sluchátky s reproduktorem, může zvětšit anodové napětí, nebo přidat ještě jednu triodu jako tónový zesilovač. Pro běžnou praxi je to však zbytečné. Když však bzučák hned napoprvé nezabral, zaměňte buď primární nebo sekundární přívody a hned se ozve ve sluchátkách přijemný tón, který se podobá modulované telegrafii. Spotřeba je velmi malá a tak vystačíme s jednou žhavenicí a jednou anodovou baterií na celý kurs.

Klíčujeme hned z počátku rychle, ale zato děláme větší mezeru. Slova píšeme vcelku. Postupně tempo zvyšujeme a ani nezpozorujeme, že ovládání klíče se stává lehčím a rychlost je již slušná. Když jednou zjistíme pomocí hodinek, že děláme bez chyb 80 značek za minutu, bude nás učení teprve těšit a morseovka se nám stane tak běžnou jako latinka. Značky píšeme automaticky, aniž na ně příliš myslíme. Nikdy nevím, k čemu budeme jejich znalost potřebovat. Na škodu nám jistě nebudu, a proto vám radíme: Naučte se Morseovým značkám.

J. Váňa

• Měnič desek Garrard má proti dosavadním druhům zjednodušenou podstatně zdokonalenou, že dovoluje vybrat z vložených desek libovolnou kombinaci.

Máte již SOUPIS SVÝCH DESEK?

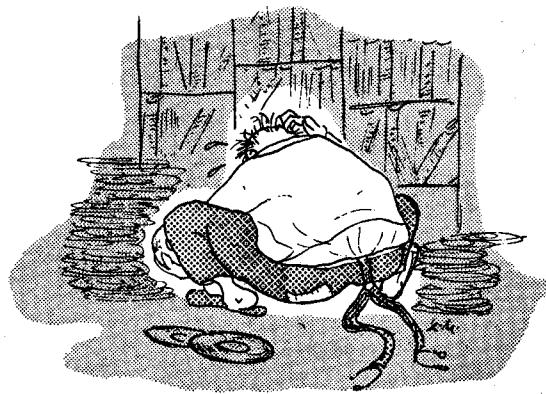

S gramofonovými deskami je to jako s knížkami. Z počátku jde všechno znamenitě. Máte je uloženy na jednom místě a víte více méně přesně, kde máte kterou hledat. Po nějaké době ze skromné sbírky knížek je však malá bibliotéka a z desek diskotéka. Nevíte již docela přesně, kde máte jednotlivá čísla uložena a do knihovny je nutno vnést řád. Toho dne se zrodí vaš úmysl pořídit si katalog či kartotéku nebo oboje.

Tim potřebnější je pořádek ve vaší diskotéce. Knihu je možno totiž vždy snáze nalézt než desku, neboť kniha má obyčejně hřbet s nápisem a konečně ji poznáváte podle nejrůznějších vlastností, které deska nemá, podle velikosti, tloušťky, barvy, a máte-li knihovnu uspořádanou, tedy také podle obooru. S deskami je to těžší. Nejděli o rozměrnější dílo, jež bývá uloženo v označeném albu, můžete sice desku také hledat podle velikosti (prakticky jen dvou druhů) nebo podle různobarevných nálepek a označení, ale to již musíte vědět, kam máte ve své diskotéce sáhnout, a toto hledání nebývá rychlé a snadné jak je tomu u knih, protože rozpoznávacích dílčík je příliš malo a nároky na vaš paměť znadně vyšší.

Pozval jste si hosty. Oznámil jste jim, že jim přehrajete různé desky podle jejich vkusu a výběru. Běda vám, nemáte-li svoje desky rádně srovnány a nemáte-li v nich přesný řád! Dodatečně potom litujete, že jste diktátorský svým hostům nevnutil připravený program z toho, co jste si náhodou dal rychle dohromady. Hosté oplývají totiž nápady.

Jeden se zajímá o starou hudbu, druhý o novou. Třetí má rád symfonie, čtvrtý jenom songy. Jedna dáma miluje sopránistky a tenory, jiná má rádiu v klavíru. Jsou na př. návštěvníci, kteří chcějí slyšet jenom violoncello, a konečně poslední, kteří za výkrov muziky považují především „kvartetka“, jako onen nadšený milovník komorní hudby, vykreslený Aloisem Jirákem v románové kronice „U nás“.

V takové situaci vám pomůže jenom lístkový katalog čili rádně srovnána kartotéka, podle které můžete ihned vyhovět přání svých hostů a která bude prokazovat znamenité služby i vám, až budete hledat kteříkoli ze svých desek. Snad jste na rozpáčkách, jak takový lístkový katalog sestavit a jak vůbec svoje desky přechovávat. Chceme vám dnes dát několik rad.

Desky je nutno chovat v obalech a chránit je proti prachu a ovšem i proti odřeninám. Pokud je neuchováváte v albech, jsou

pro tento účel lepší tvrdé obaly. V takových uchovávají svoje desky velké archivy. Zabalují každou desku jednotlivě a zavěšují je zvláštním zařízením vedle sebe na vodorovný drát. Deska visí vlastní tíží ve svislé poloze a nemůže se ani pokřivit, ani jinak deformovat. Může být podle čísel na lístkovém katalogu vždy snadno nalezena a vyňata jednotlivě bez jakéhokoli přenášení desek ostatních. Pro jednotlivce je ovšem toto dobré zařízení málo vhodné. Je předeším dosti nákladné a vyžaduje také hodně místa, kterého málo kdo z nás má ve svých bytech nadbytek. Většina milovníků desek se spokojí tedy s uschováváním desek buď v plátených nebo papírových albech nebo v příručních kufřících. Desky totiž mají být uloženy ve svislé poloze a k tomu se jak alba, tak kufříky výborně hodí. Alba je možno stávět volně vedle sebe jako knihy, kufříky rovněž a ukládat je podle možnosti v místnosti se stejnou temperaturou, raději nižší než vysoká. Alba si vybírejte jednodušší s dobrými, trvanlivými, rovnými deskami a s vložkami, v nichž jsou vložené desky chráněny proti vypadnutí i proti prachu překlápací uzávěrkou z papíru. V kufřících je nutno desky uschovávat v původních obalech. Proti albům mají tu výhodu, že desek je možno do nich složit větší počet, takže v diskotéce můžete šetřit místem, ale také nevýhodu, že desky se hůře hledají a vyjmají.

Základem lístkového katalogu bude abeceda a čísla desek. Každou desku musíte mit zapsanou v kartotéce a podle jejího označení v kartotéce, nejlépe pořadového čísla, ji pak najít v albu nebo kufříku. V jednotlivých albech a kufřících můžete mit jako pomůcku vlopeny rovněž seznamy desek tam složených a eventuálně pro rychlou orientaci si je označte nápisem i na hřbetech.

Jako základ abecedy je možno nejspíše doporučit soupis podle skladatelů od a do zet a stejně podle abecedy řadit i jejich díla. Budete-li tedy hledat desky „Vltavy“, musíte si v kartotéce nalézt heslo Smetana. Budete-li hledat arii purkrabího z „Jakobína“, sáhněte po lístcích s označením Dvořák a hodláte-li se potěšit dechovým kvintetem „Mládk“, najdete si jméno Janáček. Tato cesta je nejschůdnější a staví vám před oči rázem to hlavní – tvůrce skladby. Ze své kartotéky tedy předeším zjistíte, kteří skladatelé jsou ve vaší diskotéce zastoupeni a kterými skladbami. Nebude jistě na škodu, poznamenáte-li si na lístek s jejich jménem rok narození a úmrtí. Budete tak mít

před očima stručnou chronologickou tabulkou světové hudby. I když podle stavu vaší diskotéky bude úplnější nebo méně úplná, poskytne vám jakýsi informační průvod různými vývojovými směry.

Abecední pořadí podle skladatelů postačí ovšem jenom tomu, kdo má jisté znalosti v hudbě a může se také spolehlit na svou paměť. Do abecedního pořadí v kartotéce je žádoucí zařadit i názvy provozování děl buď přímo s číselným okázarem k desce, nebo lépe ke skladateli. Zapišete si tedy do lístkového katalogu tato hesla: „Blaník“, symfonická báseň z „Mě vlasti“, viz Smetana; „Městsku na nebi vysokém“,arie z opery „Rusalka“, viz Dvořák; „V podvečer“, symfonická báseň, viz Fibich. Podobně Symfonie e-moll, zvaná z Nového světa, viz Dvořák; „Šeherezáda“, symfonická báseň, viz Rimskij-Korsakov; Nocturno op. 9, č. 2, viz Chopin, „Falstaff“, opera, viz Verdi. Tim vaša hledání bude usnadněno a potom vás také neuvede do rozpáček host, který bude vědět název skladby, ale nikoli jméno jejího tvůrce.

Abecedně byste však měli mit sestaven také seznam umělců nebo uměleckých souborů, kteří nahrávané skladby reprodukuji. I tento soupis vám prokáže dobré služby, a to hned v dvojím ohledu. Reprodukovaná hudba se vám jasně rozdělí na různé obory: na hudbu vokální, na jednotlivé nástroje a na velká díla symfonická, oratoriální a operní, a konečně i na hudbu lehkou či taneční. Pod heslem Jan Kubelík naleznete všechny skladby, reprodikované na počátku i na sklonku jeho kariéry, pod jménem Fedor Šaljapin velký počet desek tohoto basisty; opět ještě v elektrickém a pak již v elektrických nahrávkách; pod heslem Pablo Casals bohatou sbírku desek tohoto umělce, zrovna tak velké koncerty s doprovodem orchestru jako jednotlivě krátká čísla, a pod heslem Arturo Toscanini celou malou diskotéku.

Zaslouhuje uvážení, zdá chcete zařadit všechny tyto lístky do jedné společné kartotéky nebo si pořídit kartotéky tří, kde by byla abecedně srovnána jména skladatelů, skladeb a výkonných umělců. Obojí způsob má svoje výhody.



„Tak už ji nesu...“

Chcete-li mít zvláště rychlý a instruktivní přehled svých pokladů pro svoje hosty i pro sebe, můžete si zvláště pořídit abecedně sepsaný seznam skladatelů s přípisy nahraničních děl a také soupis jednotlivých druhů hudby, ve kterém byste si podle svého rozvrhu, přihlížejíc k rázu své diskotéky, zapsali pohromadě: symfonie, oratoria, opery, dále komorní hudbu: dua, tria, kvarteta, kvinteta a j., a konečně sоловou hudbu instrumentální (housle, violoncello, klavír, flétna, klarinet, lesní roh, harfa a j.) a vokální (sоловý zpěv s průvodem orchestru nebo jednotlivých nástrojů).

Nedомнivejte se, že vám tím vznikne táz práce tříkrát nebo čtyřikrát. Všechno záleží na dostatečně podrobném vyplňnění základního listku pro kartotéku, na kterém bude zapsáno vaše pořadové číslo desky. Listky v druhých skupinách již nemusí být tak podrobné, ovšem číslo na nich musí být uvedeno. Můžete potom svou desku vyhledávat s různých hledisek. Voleme si základ Glazunovův houslový koncert! Zapsání desky do listkového katalogu by znělo:

GLAZUNOV, Alexander (1865–1936):

Koncert a-moll, op. 82 pro housle a orchestr. Hraje Jaša Heifetz a Londýnský filharmonický orchestr (London Philharmonic Orchestra) pod řízením J. Barbirolliho.

Pořadové číslo:

Značka HMV DB 2196/8

Průměr desky: 30 cm

Z tohoto listku můžete si tedy do svého katalogu vypsat dále: do seznamu skladeb Houslový koncert a-moll op. 82, do seznamu umělců, jež máte ve své diskotéce zastoupeny, Jašu Heifetze, a do soupisu instrumentální hudby koncert s průvodem orchestru. Do soupisu svých instrumentálních těles si můžete vepsat London Philharmonic Orchestra a do seznamu dirigentů J. Barbirolliho. U základního listku je si žádoucno poznamenat, že Glazunovův koncert nesabírá všechny tři desky, nýbrž pouze dvě a půl, a že třetí deska na šesté straně je doplněna Glazunovovou meditací op. 32, kterou hraje rovněž Heifetz. Chcete-li vede pořadového čísla mít na listku ještě osobní údaje, můžete si poznamenat, kdy deska přibyla do vaší diskotéky. Cenný smysl by na této listech mělo sdělení, kdy deska byla nahrána. Poněkud sice pomáhají k orientaci řadová čísla společnosti, jež je dobré na listech zapisovat, často si můžete pomocí poněkud sám, sledujete-li dění na gramofonovém trhu, ale taková snaha je již spojena s určitými potížemi. Neškodilo by, kdyby u vážnějších děl na to gramofonové společnosti myslily a kdyby o tom nedvedly jen soupisy pro vnitřní svou potřebu.

Gramofonové společnosti by měly přesných a dostatečně podrobných nápisů vždy dbát. Jinak si nevydávají dobré vysvědčení. Nutno to zvláště důrazně žádat u národa tak hudebního jako je nás. Je důkazem neúcty ke skladatelům a k výkonným umělcům, je-li nahrané dílo neúplně označeno. Je to však také poškozováním vlastních obchodních možností. Převezme-li významnou gramofonovou společnost v dohledu mýru matrice desek z Anglie, nesvědčí o přílišné péči, objeví-li se na Dvořák-

PRVNÍ SOVĚTSKÁ GRAMOFONOVÁ DESKA na našem trhu

Tiskařské, nakladatelské a knihkupecké podniky „Svoboda“ získaly generální zařazení původních sovětských gramofonových desek USSR. Tím se konečně octla na našem trhu ruská gramofonová produkce, která u nás byla bohužel málo známá. Prozatím jsme slyšeli pouze několik desek z obsáhlého seznamu a můžeme říci, že jsme kvalitou snímků i materiálu velmi radostně překvapeni.

V provedení Státního symfonického orchestru naslouchali jsme Glinkově „Kamarinské“, ve které jsou skvěle zpracovány motivy ruského tance. Státní symfonický orchestr hraje tuto půvabnou skladbu opravdu mistrovsky. Strhující temperament, dokonalé frázování, sehranost jednotlivých nástrojových skupin, čistota ve vypracování kontrapunktu a noblesnost podání ukazuje, že skladba je předvídána dokonalým souborem. Uchvatí však nejen provedení, uchvatí především skladatele, jenž jako by symbolizoval zrození genia ruské hudby. Táž skladba byla nahrána svého času německým filharmonickým orchestrem na deskách Polydoru pod řízením dirigenta Melichara. Německé provedení je těžkopádné, zvukově méně nuancované a také hráčský méně dokonalé. Deska má čísla 8045–8046.

Druhou skvělou ukázkou sovětské gramofonové produkce je deska 10 497–10 498, na které nejlepší ruský houslista David Oistrach hraje známou „Canzonettu“ od Benjamina Godarda a na druhé straně „Píseň lásky“ od Albenize. David Oistrach skilizel nedávno zasloužené triumfy na mezinárodním hudebním festivalu v Praze a není tedy potřebí o velikosti jeho houslového umění se rozpovídat. Je dokonale dokumentováno i na této desce. Intonační čistota, skvělé vedení smyčce, vypracování hudebních frází a dynamika skladby, všechno dohromady prozrazuje silnou tvůrčí osobnost. Jest si jenom přát, abychom se

kové „Slovanské rapsodie č. 3“ a na Dvořákově „Legendě“ pouze zmínilo, „Filharmonický orchestr“ bez jakéhokoli bližšího označení a udání dirigenta. Anglická nálepka této desky je při tom úplná a dovede se z ní, že jde o „Slovanskou rapsodi A-dur op. 45, č. 3“ a o „Legendu op. 59, č. 3“, jakož i jistě „bezvýznamnou“ skutečnost, že obě díla hraje London Philharmonic Orchestra pod řízením „jakéhosi“ T. Beechama. Podobné neúplnosti budou ovšem sestavovaté listkového katalogu uvádět občas do značných rozdílů, ale jde bohudík jenom o výjimky, protože většina desek je řádně označena.

Čím více máte desek, tím dleji potrvá vaše práce a vynoří se při ní asi nejeden problém při číslování, zařazení nebo seřazení. Máte na vybranou, zda chcete svoje desky opatřit pořadovými čísly třeba od 1 do 500 a pak je dávat do alb nebo kufříků podle čísel a označovat si na albech nebo kufříkách jenom čísla desek, nebo zda desky chcete rozřídit do podídat podle skupin. Tedy: v albu číslo 1

brzy na našem trhu setkali s dalšími Oistrachovými deskami.

Značnou část seznamu zaujmají pěvecké snímky. Jejich kvalitu jsme si mohli ověřit na desce 12 223–12 224, na které baskista M. D. Michajlov zpívá známou arii chánou Končáka z Borodinovy opery „Prince Igor“, dobře známou z podání Fedora Šaljapina. Gramofonová deska USSR má tu výhodu, že Končákova aria je zachycena bez jakéhokoliv škrtu. Michajlov ji zpívá sonorným basem, vyrovnaným dokonale v všechn polohách, a se silnými dramatickými akcenty. Šaljapinův příklad založil, zdá se, tradici, neboť nepatrné odchylky od partitura, totiž vydržování závěrečných tónů, přesly ruským zpěvákům do krve. Nelze to příliš puristicky vyčítat, když se uvádí scénický i pěvecký účinek této závěry. Kdo by si nevzpomněl na známý dialog mezi Antonínem Dvořákem a kapelníkem Adolmem Čechem při generální zkoušce na „Jakobína“ v Národním divadle. Učitel Benda tam ve své scéně zpíval nějakou hudební frázi odchylně od znění Antonína Dvořáka a Adolf Čech zpíval jeho Krössinga zarazil, že je to špatně. Tu se však ozval Antonín Dvořák: „Adolfe, nech ho! On to sice nezpívá tak, jak jsem to napsal, ale mně se to takhle více líbí!“

Dále jsme si mohli poslechnout jednu desku, věnovanou polské hudbě, mající číslo 12 014–12 015. Na jedné straně je nahrána slavná Chopinova Polonéza As-dur, která je svými vojenskými rytmity ze všech Chopinových polonéz nejpopulárnější. Byla také nejdoucí instrumentována, aby mohla být prováděna i koncertně. Takové orchestrální provedení je zachyceno i na této desce Symfonickým orchestrem pod řízením A. J. Orlova. Skladba je hrána s velkým elánem a dobře odstupňovaným orchestrálním zvukem, zapalujícím zvláště v žestech. Litovat možno jenom toho, že polonéza je pro tento účel zkrácena a že jsou v ní provedeny škrty, které nás ovšem upamatují, že nejkrásněji tato skladba zní přece jenom na klavíru. Druhá strana desky je doplněna známým polským pochodem Kościuszkových vojáků, jejichž výzbroj připomíná již název „Pochod Kosinierzy“. Také toto nahráni je velmi dobré.

byly desky č. 1–12, v albu číslo 2 desky č. 13–24, v albu č. 6 desky č. 61 až 72, v albu č. 21 desky číslo 241–252. Nebo: vás listkový katalog by důsledně vycházel z dvojího číslování: album nebo kufřík č. I, II, III, IV, V, VI a pod. a k tomu by se vždy připojoval počet desek, takže byste v VI. albu neměli desky č. 61–72, nýbrž čísla 1–12. Přestože-li počet vašich desek určitý počet, může se vám snadno stát, že je již nebudez mít uloženy v jedné skříni a že vaše poklady budou se podílet o místo v jiném úkrytu vašeho bytu. Možná, že část vašich desek bude v předsíni, část v ložnici a část třeba v kuchyni (neradil bych vám to vzítlem, když je proměnlivé temperatuře této místnosti a poměrně výšku!), a pak bude žádoucí, abyste si k číslování přibráli ještě označení skupiny, ve které jsou vaše desky uloženy, a pojmenovali si i tyto značky na listky ve své kartotéce, rozumí se za předpokladu, že si značky A, B, C budete v pravém významu pamatovat. Ale k této komplikované katalogizaci se snad nedo-

stanete, neboť až do prvej tisícovky můžete svoje desky srovnat v nějaké rozdílné ařacie, a což nadto jest, krásné jest, ale vyžaduje to hodně vytrvalosti i odříkání jiných pozemských rozkoší, takže dalšími radami vás již nechceme zatažovat. Budete-li mít jednou přes tisíc desek, budete jistě odborníky i v katalogisaci a poradíte snad z vlastní osvědčené zkušenosti jak čtenářům Radioamatéra, tak autorovi tohoto článku.

V. F.

Stravinského balet „Petruška“ opět na gramofonových deskách

Anglická gramofonová společnost Decca nahrála na gramofonové desky známý balet Igora Stravinského „Petrušku“. Toto dílo si dávno dobylo všeobecného zájmu. Nepochodním důkazem toho jest, že je již nahráváno po čtvrté. Nejprve před mnoha lety je nahrál společnost His Master's Voice pod řízením dirigenta Alberta Coatesa, jenž působil dlouho jako dirigent v Rusku. Pak byl „Petruška“ nahrán společností Columbia pod osobním řízením skladatelovým, a konečně jej nahrál Leopold Stokowski s Filadelfským symfonickým orchestrem opět pro společnost His Master's Voice. Toto poslední nahráni bylo technicky nejdokonalejší a jeho barevnost i na desce udivovala. Společnost Decca se nyní podařilo překonat všechna předcházející nahráni. Především je „Petruška“ nahrán bez jakékoli zkratky, t. j. na pěti deskách, kdežto dříve postačily čtyři. Dirigentem díla je Ernst Ansermet, jemuž Stravinskij svěřil různá prvá uvedení svých děl a jenž často dirigoval „Petrušku“ při nastudování Djagilevova baletu. Orchestrální part hraje London Philharmonic Orchestra, u klavíru je Ernest Christensenová.

Sibeliův Houslový koncert d-moll v novém nahráni

Zmínili jsme se již v předcházejících číslech Radioamatéra, že v Anglii byl k osmdesátinám finského skladatele Jeana Sibelia nahrán znovu jeho Houslový koncert d-moll op. 47. Sólistkou je Ginette Neveu, známá nyní dobré pražskému obecenstvu ze svých vystoupení na letošním mezinárodním festivalu, a doprovází ji Philharmonic orchestra pod řízením dirigenta Waltera Süsskinda. Měli jsme možnost poslechnout si tyto desky a ověřit si na nich, jaký pokrok udělalo nahrávání gramofonových desek v Anglii. Ponechme stranou, že Ginette Neveu nepřekonal a ani snad nemohla překonat dřívějšího interpreta Sibeliho koncertu Jašu Heifetze, i když její výkon je přímo obdivuhodný, a pověšněním si jenom zvukové stránky snímku. Její housle znějí sonorněji než u Heifetze, jejich barva, zvláště ve výškách je přirozenější, a také jejich tón se nese nad orchestrem vítězně i v nejtěžších pasážích. Angličtí technikové se tu arci mohli opřít o zkušenosť z prvého nahrávání s Heifetzem. Velký rozdíl je však v orkestrálním nahráni, které vychází monumentálně a při tom jasněji. Ukažuje se to krásně v orchestrálních mezihrádkách první věty a při instrumentálním opakování houslového parti orchestrem ve věté druhé. Nahrávací technika na západě udělala zjevně velký skok kupředu.

ROZHLAS NA UKV dosáhl v posledních letech v USA neobyčejného rozmachu. Zračí se to i v posledních normách Radio Manufacturers Association (RMA). Pod číslem 163 byla pro všechny ukv. přijímače-superherty normována mezifrekvence 10,7 Mc/s; pro televizní přístroje doporučuje norma č. 165 pro zvuk mezifrekvenci 21,25–21,9 Mc/s a pro obraz 26,5 a 27,15 Mc/s. Impedance nestíňné přívodní linky od antény televizních přístrojů byla stanovena na 300 ohmů (norm. č. 164).

-rn-

RADIOTECHNICKÝ PRŮMYSL VE FRANCII

Na začátku války vyrábilo se ve Francii asi 770 000 přijímačů ročně; z toho 16 podniků vyrábělo ročně více než 15 000 přijímačů, 44 vyrábělo 4000 až 15 000, 81 podniků 2000 až 4000, 25 podniků 1000 až 2000, ale plných 496 firem produktovalo méně než 1000 ročně. Ještě v roce 1942 bylo v počtu 1375 podniků, zabývajících se výrobou radioelektrickou, 703 řemeslníků.

Jak je naproti tomu tento průmysl ve Spojených státech soustředěn do velikých podniků je patrné z toho, že tam připadá na jednoho výrobce průměrně 38 000 přijímačů ročně, kdežto ve Francii jen 670 přijímačů. Podobně je tomu v radiovém obchodu. Speciální obchody s radiovými potřebami se začaly množit teprve krátce před poslední válkou, a to ještě prodávaly sotva polovinu zakoupených přístrojů; druhá polovina byla prodána neodbornými elektrotechniky, garážmistry, obchody s hudebními nástroji, hodináři nebo obchodními domy.

Lépe soustředěná je ovšem výroba odbořného materiálu pro vysílací stanice a výroba lamp; Zabývá se jí asi tucet firem, z nichž více než 90 % zaměstnává více než 100 dělníků.

Rozšíření výroby mělo za následek specializaci ve výrobě součástek. Dnes se jí zabývá 240 podniků, z nichž více než tři čtvrtiny jsou v okolí Paříže. Jsou to většinou středně velké podniky, které dodávají pro konstrukci a opravu součástky a potřeby stále precisnější a kvalitnější, vyžadující specializované zaměstnance a jemné náradí.

Jaká je dnes situace na francouzském

radiofonickém trhu? Jeho vyhlídky jsou jistě zajímavé. V posledním roce před válkou se prodalo asi 800 000 přijímačů za rok. Koncesi rozhlasových bylo tehdy něco přes 5 milionů. Podle přihlášek z roku 1945 vzrostl tento počet za pět let, v nichž byla výroba omezena, jenom o 232 000. To tedy znamená, že dnes používané aparáty jsou hodně zastaralé.

Těchto 5 milionů přijímačů pro 40 milionů obyvatel znamená jeden přijímač asi na osm obyvatel čili jeden přijímač asi na dva odběratele elektrického proudu, jichž jest 10,7 milionů. Pokud se týče hustoty radiových přijímačů jest Francie nejen za Spojenými státy, kde připadá jeden přijímač na 3 obyvatele, nýbrž jest představena i Švédskem, Anglii, Německem, Švýcarskem a Norskem.

Radioelektrická výroba získá pravděpodobně v blízké budoucnosti nové odbytové možnosti: nemluvě o technice radaru, jest možno počítati s objednávkami radiofonickeho zařízení pro automobily a s důsledky nepochyběně blízkého rozvoje televize. Pokud se týče okamžité výrobní kapacity, je třeba mít na zřeteli, že radioelektrický průmysl potřebuje sice velmi různé suroviny, avšak jen v malém množství; rovněž jeho strojové vybavení spotřebuje poměrně jen málo energie. Proto není tento průmysl postižen celou řadou nesnází, které zdržují oživení v jiných oborech.

I zahraniční obchod, který před válkou vykazoval 90 000 vyvězených přístrojů (proti 120 000 dovezeným), má, jak se zdá, možnosti příznivého rozvoje.

(Podle Henri Jeanmaire.)

Svět o nás ví?

Ladenáv přehled evropské radiotechniky, otištěný v květnovém Radio News, přisoudil Československu nepříliš lichotivě velmi nízké postavení bohu vyspělosti radiového průmyslu. Malý stát, jako je nás, nedorostl ovšem zatím rozdílem a hlobkou své produkce svých západních soupeřů, je však mimo diskusi skutečnost, že v běžných oborech, na př. ve výrobě přijímačů a zesilovačů, vysílačů i součástí, zaújimali jsme čestné místo a to i ve srovnání se státy nejproduktivnějšími. Své stánovisko vůči referentu Radio News jsme osvětlili již v předchozím čísle t. l. v rubrice „Obsahy časopisu“. IV. odbor ministerstva informací odesal však přímo vydavateli jmenovaného čísla obsáhlou zprávu o stavu radiotechniky v Československu, aby umožnil podrobnější a hlavně správnější poučení americkým čtenářům. Z této zprávy, která se opírá o úřední statistiky, vysvítá, že naše továrny vyrábely před válkou 120 až 170 tisíc přijímačů ročně, což je zhruba 12 až 17 percent počtu rozhlasových koncesionářů a bohatě stálo ke krytí jeho ročního přírůstku i k náhradě přístrojů zastárlých. Na rozdíl od minění autora onoho přehledu se zjišťuje, že krystalové přijímače se již leta skoro nepoužívají a průmyslově nevyrábějí (učí se na nich, jak víme, jen začátečníci-radioamatéři). Rada velkých továren i speciálních menších podniků vyrábí vedle

přijímačů i jakostní zesilovače pro obecní rozhlas, film, školy, daleké měřicí přístroje, vysílače atd. I pro našeho čtenáře je zřejmě zjištění, že máme dnes téměř půldruha milionu platicích účastníků rozhlasu (přesně 1 447 000), což je přibližně 10 procent všechno obyvatelstva; stojíme tedy po stránce rozhlasové spotřeby po boku nejpokročilejších západních států. Pro dobu poválečnou máme připravenu výrobu 200 000 kusů t. zv. národního přijímače, (což je, jak se tu nás čtenář po prvé dovidá, superhet s šesti elektronkami a čtyřmi vlnovými rozsahy), jež má být uskutečněna v nadcházející sezóně. Po stránce náročnosti našich posluchačů opravuje min. informaci názor R. N. tak, že by tu tota uspokojil většinu zájemců dodavatel nejjednodušších přijímačů s jedním až dvěma obvody a s omezenou selektivností, kde by cena byla závažnějším činitelem než jakost. (Víme všichni, že v posledních letech před válkou přístroje s přímým zesílením – doublampovky a triplampovky – téměř vymřely, a jen výlečný nedostatek a svépomoc našich amatérů vyvolaly dočasné zvětšení počtu těchto přístrojů v našich domácnostech.)

Průměrnému Američanu zůstává ovšem Československo malým státem s malými možnostmi ve srovnání s jeho vlastí. Chápeme proto, dostáváli o něm poučení stručné, nemělo by však být do té míry nesprávné, jak je obsahuje zmíněný článek.

P.

NA VŠECH VLNÁCH

Odpolední poslech rozhlasu na krátkých vlnách

Posílám tabulkou krátkovlnných stanic v pořadí, jak jsem je zachytily na třílamp. přijímač Trio Koncert Telefunken.

Na tomto přístroji nemohu přirozeně zjistit ani přibližnou frekvenci, na které uvedené stanice vysílají, a nejsem si také zcela jista, že pořadí, zde uvedené je správné.

Prosím Vás, abyste tuto tabulkou zaslali Vašemu referentu a upozornili na podtržené stanice, o kterých dosud ve Vašem časopise nebylo referováno.

Upozorňuji ještě, že jsem poslouchala vždy jen v odpoledních hodinách, takže mi nejsou známy stanice, které vysílají ráno nebo pozdě večer.

S pozdravem Helena Helfertová.

Stav: 10. VII. 1946. Čísla vlevo udávají ev. zjištěnou délku vlny v metrech.

- Moskva (14.30—14.50 franc.)
- Moskva (12.30 něm., 14.30 angl.)
- Delhi (14.30)
- London (Pacific Service — 11.00)
- London (hindustan — 11.00)
- Paris (14.00—16.00)
- Moskva (14.30 ruský)

19.74 Paris (14.00—16.00)

- Schenectady WGEQ (12.00, 15.00 česky)
- Moskva (17.00)

19.79 Delhi (15.00 zprávy, 15.15)

- Nederland PCJ (15.00)
- Stockholm (v neděli 11.00)
- London (14.30)

19.91 London (14.30 česky)

- Moskva (16.15)
- London (11.00, 17.15)
- London (15.00 česky)
- Moskva (17.00 ruský)

25.25 Alžír (12.00—15.30)

- Moskva (17.00 pro Jugoslavii)

25.27 Delhi (17.15—18.00)

25.32 Paris (18.00—18.30 pro Madagaskar)

- London (17.30—19.00)
- Moskva (17.30)
- London (17.30—18.00 francouzsky)

25.45 Alžír (15.30 něm.)

- London
- Stockholm (12.00 v neděli bohosl.)
- Paris (18.00—18.30 pro Madagaskar)
- London (18.30 něm.)
- Moskva (14.20 engl.)

27.86 Stockholm (16.00, 20.00)

30 London (20.00)

- Moskva (18.30—19.00 něm.)
- Mitteldeutscher Rundfunk (18.00, 19.00)
- Moskva
- London (18.15—19.00 něm.)

31 Delhi (18.15—19.45, 20.00)

- Radio Australia (17.30)
- London (12.15 polsky, 17.45 něm.)
- Delhi (17.45—18.00 engl.)
- Radio Australia (17.15—17.45)
- Singapur, Radio Malaya (17.30—17.45, v neděli 18.00 instr. pro BBC)

- Warszawa (16.30—17.15 v neděli)
- London (15.00 česky, 16.00—18.00, 18.00 něm., 17.30 ital.)
- Radio Diffusion française (15.00)
- Oslo (14.00 meteorolog. hlášení, 14.05 zprávy, 14.15)
- Bern (14.15 franc., 14.30 něm.)
- London (8.30)
- Moskva (16.00 něm., 20.00)
- Moskva (18.15 něm.)
- 31.56 Beograd (14.30 česky)
- London (18.30 franc.)
- Moskva
- 37.7 Le Poste Rumanie (14.45—15.00 franc.)
- Švýcarský (Bern?) (14.15—15.00 v neděli, 14.30 něm.)
- 35 Radio For. Nordwelk (Am. Army Radio)
- 41 Moskva (19.00)
 - British Rad. For. Nordwelk
 - London (14.00)
 - London (14.15—14.30 něm., 18.00 katol. vysíl. něm.)
 - Moskva (17.30—17.45 ital.)
 - London (14.30 franc.)
 - London (14.30 franc.)
- 48 Genève (20.15, 19.30—20.00)
 - Baden-Baden (20.00)
 - Wien (18.15)
 - Lausanne (11.15—12.00 v neděli)
- 49.18 Beograd (19.15—19.30 česky)
 - Moskva (18.15 polsky)
 - Frankfurt, Am. For. Nordwelk
 - Berlin (18.00)
 - London (8.30 pro Rakousko)
 - Moskva (18.45 — Kyjev?)

Nové vysílací doby Kanady

V relaci kanadského rozhlasu v 21.00 h. zaslehl jsem zprávu o změně doby vysílání pro ČSR.

Od 28. VII. vysílá (SELČ):

18.00—18.30	CKLX	19.88 m
CKNC	16.84 m	
21.15—21.45	CKLX	19.88 m
CKNC	16.84 m	

Přijímač: Superhet (ECH 4, ECH 4, EFM 1, EBL 1).

Příjem stanice CKNC: dobrý, silný únik.

Zdeněk Zachystal, Otto Wiesner, Hradisko u Písku. Podobnou zprávu dodal J. Novák, Praha.

Jugoslávské rozhlasové stanice

Cervencové číslo záhřebského časopisu Radio uvádí tento přehled nynějšího stavu jugoslávských rozhlasových stanic:

Lublaň I, 519 kc/s, 578 m, 1 kW (Kranj):
Lublaň II, 536 kc/s, 559,7 m, 0,7 kW, (u Lublaně)
Sarajevo, 601, kc/s, 499,2 m, 2 kW
Záhřeb I, 629 kc/s, 476,9 m, 10 kW
Bělehrad I, 686 kc/s, 437,3 m, 20 kW
Skoplje, 704 kc/s, 426,1 m, 2 kW
Rijeka, 767 kc/s, 391,1 m, 0,7 kW
Bělehrad II, 1086 kc/s, 276,2 m, 2,5 kW
Záhřeb II, —, 247 m, 0,05 kW
Maribor, 1222 kc/s, 245,5 m, 5 kW
Ostřek, 1303 kc/s, 230,2 m, 0,4 kW
Cetinje, 1375 kc/s, 218,2 m, 0,2 kW
Dubrovník, 1420 kc/s, 211,3 m, 0,2 kW

Kanada volá Československo

Kanadská rozhlasová společnost (CBC) připravila československý posluchačům již několik přijemných překvapení. Jedná se o mile překvapila vysokou úrovni svých českých a slovenských pořadů, které vysílá denně od

18.00 do 18.30 a od 21.15 do 21.45 našeho času stanicemi CKNC (17.82 Mc/s = 16,84 m) a CKLX (15,09 Mc/s = 19,88 m), jednak sličným a přehledným šestijazyčným programem, který každý měsíc zasílá svým posluchačům. Hádejte, na kterém místě je český text (s pečlivě doplněnými háčky a čárkami) mezi cizími jazyky? Na prvním. Hned po anglickém a francouzském, které jsou úvodními a obcovacími jazyky v Kanadě. Chcete-li také dostávat od CBC tento program, napište si na adresu: CBC International Service, Czechoslovak Section, 1236 Crescent Street, Montreal, CANADA. Podáte-li jim zprávy o přijímových podmínkách a vyslovíte-li svá přání a připomínky k obsahu pořadů „Kanada volá Československo“, uděláte jistě velikou radost panu M. Dudákovu, který československé vysílání vede. —rn-

Nový rekord amatérského vysílání

Cervencové číslo, OST oznamuje nový a hned dvojitý amatérský rekord: nejkratší vlny a zároveň největšího dosahu s ní. Je to spojení W1LZV/2 s W2JN/2, kteří dosáhli 5. května t. r. spojení s vlnou 3 cm (10 000 Mc/s) na vzdálenost 3,2 km. — Další úspěchy amatérské činnosti byly: spojení na 2300 Mc/s (13 cm) na vzdálenost 1,1 km, spojení na 420 Mc/s (0,715 m) na vzdálenost 27,2 km.

Sovětští amatéři opět vysílají

Přes britský časopis Wireless World dochází zpráva o obnově činnosti sovětských amatérů vysílačů na pásmech 160, 40, 20, 14 a 10 metrů. Někdejší časopis RADIO FRONT, jehož obsah je zde otiskován již před válkou, a který za války nevycházel, začal opět vycházet pod názvem RADIO.

● Dva zajímavé dálkové rekordy zaznamenává květnové číslo Radio Craft. Malá FM přenosná stanice na americké lodi USS LC1 1000 kotvíci u Jamajky uskutečnila na 45 Mc/s spojení s pokusnou stanicí ve Winnipegu v Kanadě, tedy na vzdálenost 4000 km. Druhý rekord vytvořili na pásmu 5500 Mc/s amatéři W6BMS a W2LG, kteří navázali foničké obostranné spojení na vzdálenost 50 kilometrů. V přístrojích bylo použito parabolických reflektorů a reflexních klystronů.

● Zájem o fm. vysílání stoupí v USA tou měrou, že Federální komunikační komise (FCC) svolala konferenci 84 výrobčů přijímačů a naléhala na dodávku skoro 2 milionů fm. přijímačů pro civilní potřebu. Současně byly povoleny další fm. vysílače, takže v pásmu 100 mc/s vysílá nyní již 843 fm. stanice. —rn-

● Patronka nejpopulárnějšího jména, svatá Anna, ozdobila letos svůj památný den půvabnou polární září, která byla očekávána jako průvodní zjev rozsáhlé sluneční skvrny. Tento krásný a pro obyvatele místních a teplých pásem vzácný přírodní úkaz doprovodil však tak důkladné atmosférické poruchy, že v noci na 27. července byl mnohde zcela zmemožněn razítovavý příjem. Řada poslechových zářnamů byla toho dne zahájena i uzavřena jedinou stručnou větou: poslech rušen. Poruchy jsou obvyklým doprovodem tohoto nebeského ohňostroje. Významné datum, v němž k němu došlo, vzbuzuje však podezření, zda se tu sama svatice neužala opuštěných Andulíček a nevyhnala aspoň na jejich svátek jejich radiotechnikou příliš posedlé druhy od přijímačů a sluchátek. Byla-li k tomu oprávněna přičina, pak nechtě si dotyční vezmou tuto výstrahu k srdci a pamatuji, že nejen chlebem radiotechnickým živ je člověk...

Z VÝKLADEMÍCH SKŘÍNÍ

Pražský radioamatér zažije rozmanitá překvapení. Nikoliv nejmenší z nich bylo, když jsme zahledli za výlohou jednoho obchodu poměrně levné kondensátory v plechovkách, na první pohled zřejmě elektrolytické, s označením 12 uF/1500 V = a jiný menší, 8 uF/1000 V = a ještě k tomu se značkou českého výrobce. Jak tu zaplesalo srdce technikovo, který už viděl spolehlivé výkonné zesilováče s výrodejnými elektronikami z vojenských přístrojů bez nezbytných seriově řazených kondensátorů. Na neštěstí se radost ukázala předčasnou, když jsme se na dotaz dovedli, že jde o kondensátory papírové, vystavěné do „elektrolytických“ nádobek, které se k původnímu použití nehodily, a dále že udávaná hodnota napětí je jen zkušební, čili že jde o kondensátory pro 300 až 500 V. I tak jde však o kondensátory dobré použitelné, zeměna v náhradě vadných elektrolytických, ježich „přísný“ na trhu sice již započal, patrně však dosud v omezené míře.

Velmi pěkný promítací přístroj naší nové výroby, kterému jsme se obdivovali za výlohou odborného závodu, měl na první pohled patrnou vážnou újmu. Tři páčkové spinače, upevněné těsně vedle sebe, byly každý jiného tvaru. Což se u nás nenajde výrobce, který by dodával všecky druhy spinačů dokonale provedené a jednotného tvaru? Vždyť jde jen o čtyři hlavní druhy: jednopólový a dvoupólový spinač anebo přepínač.

Úplná inflace knoflíků se jeví v obchozech s potřebami pro amatéry, alespoň v Praze. Zkuste však mezi nimi hledat aspoň jeden jediný tvar, opravdu technicky vkušný a účelný. Na většině je vidět snaha o co možná lacinou výrobu lisovací formy, takže se podobají spíše hlavičkám od krabiček na pudr než technickému zboží. Věčná škoda materiálu, jehož nemáme nazbyt.

Ze Švýcarska jsme dostali zprávu, že všichni tamní výrobci používají pro synchronní hodiny jednotné společné formy a odlišují výrobky jen barvou a vnitřní výbavou. Švýcarský hodinář, který našemu zpravidla podal tuto zprávu, tvrdil, že synchronní hodiny se ve Švýcarsku vyrábějí jen pro export, protože místní obyvatelstvo dává přednost hodinám „s vlastní synchronizací“ a nechce spolehat na přesné udržování chodu generátorů v elektrárnách. U nás býval, jak je známo, udržován tento chod ve většině sítí s velikou přesností, za výkvy si však elektrárny ulehčovaly poklesem period a jak pozorujeme na svých hodinách, ještě dnes toho občas použijí. Pak ovšem názor Švýcarů plně chápeme.

Z NAŠÍ POŠTY

„Koupil jsem si náhodou dubnové číslo Radioamatéra a sestavil jsem podle návodu bateriovou dvoulampovku do skřínky DKE. Nikdy jsem neviděl podobného neděláka a byl jsem proto velmi překvapen, když po zapnutí přístroj spustil a hrál čistě a tak hlasitě, že jeho výkon je možné srovnati s malým síťovým superhetem dnešní výroby. Večer zachytinu hlasitě i číži stanice a když Praha skončí vysílání, ozve se ráda stanice dalších. Namísto odporu 0,1 megohmu v anodovém obvodu orvní elektronky jsem zařadil 70 kilohmů a výkon se zdvojnásobil. Také vazba nasazovala silněji. Přijměte mé blahožehání.“

R. Čapek, Praha II.

Pane redaktore!

V 7. čísle Radioamatéra na str. 181, v článku „Bateriová jednolampovka s dvojitou triodou“, je vyslovena pochybnost, zda by dvojité trioda DDD 25 uspokojivě pracovala na krátkých vlnách. Za svého totálního nasazení měl jsem příležitost shlednout a posoudit činnost malého transceiveru pro vlnu 5 m s jedinou touto elektronkou, který při anodovém napětí 90 V z kapesní anody umožňoval spojení v dosti velkém okruhu, na prvního viditelnost až 17 km. Věřím, že tato zpráva propje zájemcům o využití uvedené elektronky.

M. C., Turnov.

Z KREDITSKŘÍNÍ

Dovolené našich sazečů a tiskářů způsobilé, že se poslední dvě čísla tohoto listu dostala do rukou čtenářů o týden později, než bylo ohlášeno. Předchozí měsíce, kdy jsme termíny vycházení delší čas spolehlivě dodržovali, opravňují nás k důvěře, že toto zdržení bylo poslední, za něž se čtenářům omlouváme.

Jako tisíc jiných věcí, i Radioamatér dokládá všeobecný návrat do mírových dob — svým zevnějškem. Ve chvíli, kdy vyslovujeme naději, že napříště bude jakost tisku, zejména obálky, ale i obsahu na novém jakostnějším papíře podstatně lepší než dosud, nevíme ovšem, jak tisk dopravy dopadne. Soudíme-li však podle vývoje předchozího, nebude zklamání ani my ani čtenáři.

Byla lze se nadít plněho pochopení, když jsme v předchozích číslech požádali čtenáře, aby s dotazy, objednávkami a návštěvami poshověli v červenci, kdy dovedli naši redakci dočasně vylidnily. Zdržením vydání minulého čísla se však naše žádost dostala do rukou čtenářů opožděně, a tak nás po návrhu vitala slušná hromádka dopisů, které tu v letních vechrech čekaly zcela jistě trpělivě, než jejich odesílatelé. Jejich vyřízení bylo první prací po našem návratu, a jejich pisatelé si zdržení jistě sami vysvětlili.

Adresy našich spolupracovníků

Chcete-li se dotázat autora některého článku v Radioamatérnu na vysvětlení nebo mu něco sdělit, odeslete příslušný dopis redakci Radioamatéra a označte sdržením, komu patří (třeba jen značkou nebo zkratkou jména, jak je uvedena u článku, na něž se odvoláváte). Redakce mu jej neprodleně zašle, a to neotevřený. Zádáte-li odpověď, nezapomeňte vložit do dopisu zpětné porto, nebo lépe frankovanou obálku. Tento způsob je obvyklý ve všech novinách a směřuje k tomu, aby autor měl na vůli zahovat tajnost svého bydliště, nechť je-li být rušení návštěvami a pod.

Jde „jen“ o slovo

Casto nacházíme v technických článcích slova odisolovati, odstíni ti ve významu kladném; na př. primární vinuti je odiisolováno od sekundárního, cívka je dokonale odstílena a p. Předpona od- však dává slovu význam záporný, opačný, na př. odbarvit znamená zbarvit barvy, odstrojiti značí zbarvit ústroje, dale třeba odčiniti, odpojiti; konečně také slovesa odisolovati používáme a směřují k tomu, aby autor měl na vůli zahovat tajnost svého bydliště, nechť je-li být rušení návštěvami a pod.

Slůvko normální proniká stále hojněji do technické i obecné řeči v nesprávném významu o b v k l ý, o b y c e j n ý, ač mu náleží původní význam asi podobný, jaký má výraz „normovaný“. Používajme proto označení „normální“ jen tam, kde jde o normu svého druhu, a ne všude, kde jde o věc běžnou, často se vyskytující, obvyklou a pod. Normální může být s t a v na rozdíl od abnormálního (mimořádného), ač i zde je možné dobře vystačit se slovem českým (obvyklý). Známe také normální elektrotechnický materiál (podle přepisu čs. norem), méně vhodné je však označení normální koncová pentoda EL 3, ledá bychom chtěli zvlášť zdůraznit její obvyklý stav, který však obyčejně pokládáme za samozřejmý.

Pro velmi vysoké kmitočty se používá v posledních letech obvodů s resonančními částmi podoby dutých válčů. Pokládáme však za příliš pohodlné nalezený výraz „hrncový resonátor“, protože podoba s hrncem není zvlášť výrazná, a má také zlehčující přídech. Nevhodilo by tu lépe označení „resonátor dutinový“, jehož bylo již také použito?

Z KREDITSKŘÍNÍ

V návodu na komunikační bateriovou jednolampovku je v plánu a schématu uvedena kapacita kondensátoru C 1000 pF, zatím co seznam součástí obsahuje údaj 3000 pF. Obě hodnoty jsme zkoušeli a obě také využívají, až na to, že menší dává někdy příliš tvrdé nasazování zpětné vazby. Představují zhruba meze, v nichž Ca můžete volit.

Standard k měření zvukového tlaku

Firma Massa Lab., Inc., uvedla do prodeje přesný přístroj k měření absolutního akustického tlaku vzdachu. Přístroj má vysokou akustickou impedanci, malé rozemy, velké rozpětí dynamiky a plochou kmitočtovou charakteristiku. Chvějový systém je řízen pružností a je naladěn nad 30 000 c/s, takže citlivost nezávisí na kmitočtu. RN.

• Federal Telefon and Radio Corporation staví podle návrhu svých techniků první „rozhlasovou věž“ na světě. Ve výši bude 12 fm. vysílačů, šest barevných a čtyři kmitobílé televizní stanice, policejní rozhlas, stanice pro bezdrátové spojení s jinými městy a veškerá pomocná zařízení, jakož i výzkumné laboratoře. Na věži budou potřebné anteny a světelní a radiový maják pro leteckou dopravu. Autoři plánu prohlašují, že při dnešním úzasném rozmezí radiotechniky jsou „radiové věže“ nejen nejvýhodnějším, ale i nejhospodárnějším řešením rozhlasové služby. -rn-

• Volání amerických posluchačů a amatérů po „lidovém“ komunikačním přístroji vysila vstříc známá Hallicrafters Radio Comp. novým modelem S-38. Ačkoliv přístroj stojí jen 40 dolarů, má skoro stejnou výpravu, jako velké komunikační přijímače. Ve čtyřech rozsazích obsahne frekvence 0,54 až 32 Mc/s, má dvě stupnice, jednu přesně cejchovanou v Mc/s a druhou pro roztažení (elektrické) nastaveného pásmá. Pro příjem telefrie je vestavěn záhnějový oscilátor a účinný omezovač poruch (diodový) zajišťuje příjem i za nepříznivých atmosférických nebo místních podmínek. Přístroj má celkem 6 elektronek (směšovač 12SA7, mf. zesilovač 12SK7, detektor a nf. zesilovač 12SQ7, záhnějový oscilátor a omezovač poruch 12SQ7, koncový zesilovač 1,6 W mod. 35L6GT a usměrňovač 35Z5GT), může se připojit na ss. nebo stf. siř 105 až 250 V a je celý i s reproduktorem vestavěn do úhledné ocelové skříně. -rn-

DALŠÍ PŘEHLED VOJENSKÝCH ELEKTRONEK

Technické zprávy fy E. Fusek, Praha II, Václavské nám. 25, obsahují data a charakteristiky německých vojenských elektronek: RV 12 P 2000, RV 2,4 P 700, RL 12 P 35, LV 1, RL 12 P 10, RG 12 D 60 a množství dalších typů s 60 zapojeními patek. Sešit drátemářitý má formát A4, 27 listů po jedné straně tištěných a lze je kupit u prve uvedené firmy za Kčs 20,—.

PŘEHLED DAT ELEKTRONEK

Podrobná data a zapojení patic všech běžných elektronek evropských i amerických, starších i novějších až asi do r. 1943 obsahuje příručka Universum. Na 194 stranách formátu A4 má všecky hlavní údaje několika tisíc elektronek i zapojení 534 patic. Vázáný výtisk lze koupit za Kčs 220,— u ing. St. Raaba, Praha II, Rímská 4.

Objednávky a předplatení zahraničních časopisů.

Opět si můžete předplatit zahraniční listy za původní ceny prostřednictvím každého poštovního úřadu, nebo v ústředí této novinové služby, v Praze II, hlavní pošta, I. posch., dveře 142, tel. 301-39. Soupis časopisů i ceny předplatného jsou zde volně přístupny. Zatím je přijímano předplatné od 1 do 12 měsíců časopisů světelských, dánských, norských, švédských, výběru ruských i francouzských, po dojednání podmínek též anglických a amerických. Povolení a pod. odpadá. Poměrně vysoký, s hlediska nákupu výhodný kurs Kčs usnadňuje využití této služby i méně záměrné soukromnou. Také naše podniky ocení výhodu jednoduchého řízení a levného získání zahraničních časopisů, jejichž studium bude živoucí mísou našim technikům. PVV

KRÁTKÉ VLNY

Č. 6, červen 1946. — Zatímni koncesní podmínky pro pokusné radiotechnické vysílače stanice (dodatek v č. 7). — Přijímač pro pásmo 1—10 m. — Elektronkový vlnoměrmonitor, — Omezovač poruch se seriovou elektronkou. — Antény pro přijímač. — Zapojení usměrňovačů, pokr.

Č. 7, červenec 1946. — Oscilátor dynatronový a transitorový. — Vibrační měnič. — Absorpční kroužek. — Absorpční vlnoměr pro 1,7—85 Mc. — Kondensátorová dekáda. — Zapojení usměrňovačů, dok. — Oscilační obvody pro velmi krátké vlny.

SLABOPROUDÝ OBZOR

Č. 1/2, leden 1946. — Teorie čtyrpólu, prof. Ing. Šubrt. — Příspěvek k měření malých el. veličin, Ing. J. Bednářík. — Napájecí vedení jako impedanční transformátor, Ing. J. Beňa. — Vibrátor se sinusovým tvarom křivky, Ing. L. Praveneč. — Řešení seriového res. obvodu poměrnou resonanční křivkou (podle F. E. Terman, Radioengineering). — Projekční systémy televizní (Electronics, květen 1945). — Přehled radiotechnických zbraní spojenců, Ing. Vavřín.

Č. 3/4, únor-březen 1946. — Měření malých výkonů st proudem, Ing. dr. V. Hlávšá. — Slaboproudý translátor, Ing. V. Müller. — Zesilovač pro velmi nízké kmitočty, B. Carniol. — Radiotelegrafie s velkými telegrafními rychlostmi (Wireless World, červenec 1945). — Charakteristika transientských pochodů v elektroakustických přístrojích, Ing. C. J. Merhaut. — Cyclodos, cyclophon, nové použití kathodového přepojovače; Image orthicon, Ing. J. Bříza. — Nomogram I pro navrhování filtrů, J. Borst.

RADIO

Č. 7, červenec 1946, Jugoslavie. — Bat. třílampovka pro kv s neladěným vstupem. — Šestelektronkový amatérský superhet s am. elektronkami, pro krátké vlny. — Usměrňovač pro napájení přístrojů. — Úprava amatérských voltmetrů, Ing. R. Galič. — Dvoulampovka do přírody. — Pokusy s prvním přijímačem pro začátečníky, K. Kranjc. — Stabilisátor z obyčejných doutnavek, R. Stojanovič. — Nomogram pro výpočet transformátoru. — Data elektronek řady K. — Přehled jugoslávských vysílačů.

LA TÉLÉVISION FRANÇAISE

Č. 14, červen 1946, Francie. — Isoskop, snímáč obrazu s pomalými elektronky, pokr. — Obraz a zvuk jedinou nosnou vlnou v anglických i francouzských laboratořích. — Umělá sítnice, k současnemu přenosu všech obrazových prvků. — Q-metr s přímým čtením (v podstatě podobný přístroj National Co.). — Úvahy o energii, L. Chrétien. — Stavba televizního přijímače. — Barevná televise soustavy CBS, dok. — Televise s 1000 rádkami, krátké vlny a příjem, R. Aschen. — O rozmanitých druzích radaru.

L'ONDE ÉLECTRIQUE

Č. 229, duben 1946, Francie. — Základní fyzikální vlastnosti velmi krátkých vln, P. Grivet. — Cívky s zelezovým jádrem, různé vlivy, které působí ztráty, zjištění optimálního kmitočtu, I. Avanessoff. — Kmitočtová modulace, I. Technika a použití, II. Přijímače, P. Besson.

Č. 230, květen 1946, Francie. — Použití rozměrové analýzy pro elektronky, pracující při velmi vysokých kmitočtech, trioda, Lehmann. — Základní fys. vlastnosti velmi krátkých vln, dok., P. Grivet. — II. Technika přijímače pro kmitočtovou modulaci, III. měření při kmitočtové modulaci, pokr., P. Besson.

LA TSF POUR TOUS

Č. 211, květen 1946, Francie. — Podrobnosti o radaru, R. Méchin. — Použití osciloskopu s obrazovkou, R. Tabard. — Návrh a stavba čtyrelektronkového superhetu s využitím lad. indikátora jako detektoru (mřížka zapojena místo diody, anoda blokována k zemi kond. 0,1 uF) a zesilovače s velmi věrným přednesem, L. Chrétien.

Č. 212, červen 1946, Francie. — Osciloskop s obrazovkou, P. L. Courier, R. Bramerie. — Návrh a stavba zesilovače s velmi věrným přednesem, L. Chrétien. — Přímo zesilující dvoulampovka pro začátečníka, G. Mousseron. — Podrobnosti o radaru, R. Mechlin.

COMMUNICATIONS

Červen 1946, USA. — Laděné obvody pro nejvyšší kmitočty, F. C. Everett. — Preventivní ochrana rozhlasových stanic, C. H. Singer. — Isolovaný drát a kabel v dnešní komunikační technice, A. P. Lunt. — Elektronky s velkým výkonem pro největší kmitočty, W. W. Salisbury. — Přenosové linky jako filtry, L. R. Quarles. — Vysílače pro kmitočtovou modulaci s fázovými modulátory, N. Marchand. — Návrh cívek pro velmi vysoké kmitočty, A. H. Meyerson.

OST

Č. 6, červen 1946, USA. — Výkonný dvoustupňový amat. vysílač pro čtyři pásmá s krystalem a tetrodami, D. Mix. — Miniaturní elektronky v konvertoru pro 6 m, výstup 10,5 Mc/s, R. W. Houghton. — Přehlídka poválečných přijímačů, Hammarlund HQ-129-X. — Mobilní stanice pro 50 a 28 Mc/s, E. P. Tilton. — Fyzikální vlastnosti dlouhých anten (kosočtverec a typu V), W. van B. Roberts. — Měří síly pole pro velmi vysoké kmitočty pro zkoušení antény, D. C. Summerford. — Zahájení na 420 Mc/s, W. F. Hosington. — Odstranění parazitních kmití zkrácením spojů u res. obvodů pro vysílače, G. W. Shuart. — Mf zesilovače v televizních přijímačích, praktický návrh vazebních obvodů s širokým pásmem, M. H. Kronenberg.

Č. 7, červenec 1946. — Zlepšený způsob přijmu nemodulované nosné vlny, D. A. Griffin, L. C. Waller. — Dvoustupňový vysílač pro začátečníka, na dřevě nebo kovu, D. Midleton. — Vysílače - přijímače a antény pro pásmo 13 cm, A. R. Koch, G. H. Floyd. — Výkonný dvojčinný koncový zesilovač k vysílači pro čtyři pásmá, D. Mix. — Dvojčinný vysílač řízený krystalem, s výkonem 100 W pro pásmo 2 m, C. F. Hadlock, R. S. Hawkins. — Přehlídka poválečných přijímačů, Hallicrafters vzor S-40.

RADIO NEWS

Č. 6, červen 1946, USA. — Varhany s fototelektrickými sítěmi, I. R. E. Campbell, L. E. Greenlee. — Vysílač pro 2 m, E. F. Crowell, R. L. Parmenter. — Elektronika ve výrobě potravin, S. R. Winters. — Vstupní zesilovač s možností komprese i expanze, R. C. Moses. — Přístroj pro vidění v noci, noctovisor. — Vyrábění zvuku na film, S. Kempner. — Antenový dipol, poháněný motorem, R. J. Long. — Měří odpornu, indukčnost a kapacitu pro amatérské použití, W.

B. Bernard. — Zdroj stálého napětí 6 V s regulačorem, používajícím plynové tetrody 2050. C. C. Springer. — Vibrátorový zdroj pro velké zatížení, M. R. Williams. — Televizní napěťové obvody, E. M. Noll.

ELECTRONIC ENGINEERING

Č. 221, červenec 1946, Anglie. — Technika rozměrové analýzy pro elektronky, pracující při velmi vysokých kmitočtech, trioda, Lehmann. — Základní fys. vlastnosti velmi krátkých vln, dok., P. Grivet. — II. Technika přijímače pro kmitočtovou modulaci, pokr., G. A. Williams. — Vysílače s kmitočtovou modulací pro policii a podobné účely, schema a hodnoty součástek s podrobným popisem, E. P. Fairbairn. — Mikrofony, III. pokr., S. W. Amos, F. C. Brooker. — Nová dynamická přenoska, podrobný popis (nikoliv návod) přenosky s knit. char. 30—12 000 c/s, tlak na jehlu asi 13 g, safirová jehla, nasazená v kuželovém uložení (výmenná po 500 deskách).

WIRELESS WORLD

Č. 7, červenec 1946, Anglie. — Popis kom. přijímače brit. letectva, typ R 1155, a návod k úpravám pro civilní použití. — Elektromagnetické vychýlování, W. T. Cocking. — Známe neznámé věci o antenách. — Zkušba tov. 5+1 el. sup. Sobell T 615. — Diferenciující obvod, volba součástek.

Č. 8, srpen 1946, GB. — Budoucnost krátkých vln, T. W. Bennington. — Nová dyn. přenoska (viz Electronic Engineer, ing č. 221 v této hřidce). — Námořní rozhlasové zařízení s novým tvarem ozvučnice pro soustředění zvuku v úzký svazek, P. Hickson. — Vliv přizpůsobení zátěže na kmitočtovou charakteristiku konc. stupně, A. W. Stanley. — Navigační stanice DECCA, M. G. Scroggie.

RADIO-SERVICE

Č. 29/30, březen duben 1946, Švýcarsko. — Zpráva z veletrhu. — Zapojení nf korektorů, F. A. Loescher. — Základy radiotechniky, 4, materiál a nástroje, P. Charvoz. — Úvod do základů radiotechniky, W. Waldmeyer. — Barterová dvoulampovka pro turistu. — Odporové dekády, I. Gold.

RADIO CRAFT

Č. 8, květen 1946, USA. — Učební pohlednice pro znázornění vektorů (na principu strobskopu), W. K. Allan. — Mnohostranný zkoušec radiových přístrojů, B. White. — Jednoduchý elektronkový volt- a miliampermetr (s 117L7), E. W. Harding. — Pomocný přístroj pro stavbu směrových anten (RCA). — Stabilisace FM vysílačů, I. Queen. — Výkonný zesilovač s rozhlasovým adaptorem, C. G. Brennan. — Sladování s pomocí osciloskopu, E. J. Thompson. — Impulsové generátory, J. McQuay. — Soustavné hledání chyb v přijímačích, E. J. Bukstein. — Transceiver pro pásmo 420 Mc/s, I. Queen.

Č. 9, červen 1946, USA. — Stabilisace frekvence fm. vysílačů, I. Queen. — Třípásmový zesilovač, M. Contassot. — Výkonná ukv vysílač trioda 6C22. — Přenosná amatérská vysílač a přijímací stanice, R. F. Scott. — Televizní zesilovač, J. McQuay. — Vysokofrekvenční zdroj vysokého napětí, M. Riba. — Miniaturní zesilovač s tištěnými obvodami. — Televizní zesilovač Sylvania.

Č. 10, červenec 1946, USA. — Jak pracuje elektrický hledáček min, E. Leslie. — Přenos tištěných obrazů fm vysílači (facsimile). — Schema a popis vojenského Handie-Talkie, R. F. Scott. — Signální generátor s transitorem, R. E. Altomare. — Vysílač pro 430 Mc/s s 6F4, I. Queen. — Kathodové vázání zesilovače, J. McQuay.

PROCEEDINGS OF THE I.R.E. AND WAVES AND ELECTRONS

Č. 4, duben 1946, USA. — Armádní výzkum rušení rozhlasu výboji statické elekt-

Sváření - spájení

všech kovů jen s prášky a pastami značky

Firinit a Krpolit

Pro kovodělný průmysl, železnice, letecký průmysl, automobilový průmysl, strojírny, slévárny, kotláry, radiomechaniky

dodáme ihned:

prášky na sváření a spájení všech lehkých kovů (Al-Cu, Al-Zn-Cu, Al-Si, Al-Si-Cu, Al-Si-Mg, Al-Mn, Al-Cu-Mg, Al-Mg-Si, Al-Mg, Al-Mg-Mn, G-Al-Mg)
na sváření hofčíkových slitin
na sváření zinku a zinkových slitin a pozinkovaných plechů
na sváření a spájení mosazi, mědi, bronze, niklu a j.
na sváření oceli, železa a litiny
pasta Krpolit 10 na spájení i nejenších drátů v radiomechanice
tavidla na tavení hliníku, elektronu a j.
tmely na železo a litinu v prášku a cihlách
náterý na kelímky při tavení hliníku a j.
prášky a pasty proti cementaci - kalení
kalici soli a cementační prášky
letovací trestek a letovací vodičky
solni na pocinování

Všechny tyto výrobky vám dodá a informace ihned vyřídí:

Národní správa firmy

Dr. Leopold Rostosky

kovochemická továrna, závod v BRNĚ, Kr. Poli,
ulice Dra Kubeše čís. 27 — Telefon 15680/144
Telegramy: Firinit Brno

HLEDÁM RADIOMECHANIKA

skutečného odborníka s víceletou praxí
na opravách superheret k samostatnému
vedení opravárny za dobrý plát, případně
prémie, na adresu

RADIO MADEJ, ČERVENÝ KOSTELEC

LETOVISKO JIRÁSKOVA KRAJE


KRYSTALOVÉ SYSTÉMY

dvojčata nových vzorů i náhradní do veškerých druhů přenosek, mikrofonů, sluchátek a jiných přístrojů. Nové tvary a konstrukce krystalových systémů. Krystalové výbrusy dvojčata a pod. dodávají se i na zvláštní objednávku podle dodaného vzorku, výkresu a jiných údajů. Přesné a trvanlivé provedení.

RICHARD POLAME ML, PŘEROV
KOMENSKÉHO 16 • PIEZO-LABORATOR

Jaký mikrofon? ... Jedině ten nejdokonalejší **NOVÝ**

KONDENSÁTOROVÝ MIKROFON

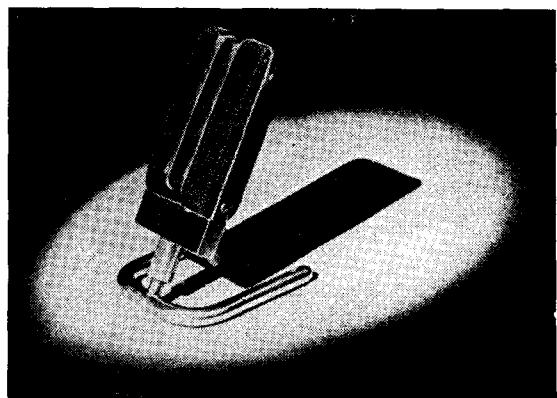

M 1/46 kondensátorový mikrofon se stolním stojánkem

M 46 (nový patent) má 10 vynikajících předností, o kterých se dočtete v právě vydaném popise s frekvenční křivkou. Rádi Vám jej zašleme na požádání! Kondensátorový mikrofon M 46 stojí pouze 1560 Kčs

E. Fusek
VÝDUM DŮBRÉHO ROZHLASU

PRAHA II,
Václavské n. 25

o	o
o	o
o	o
o	o
o	o
o	o

SKŘÍNKY
na součástky
pro radioamatéry
a radioobchody

Skřínky jsou 60 cm vysoké, 67 cm široké, 35 cm hluboké, každá s 12 zásuvkami a každá zásuvka má 9 oddělení, cca 9 x 9 cm, vnitřní výška zásuvek 6 cm. (Rozdělení zásuvek lze snadno změnit nebo i vymouti. - Skřínky jsou dřevové, přírodní barvy a lze je snadno řadit vedle sebe a i 4 nad sebe.)

Cena spodní skřínky 778 Kčs, vrchní skřínky 738 Kčs.

Příplatek na štítky k označení obsahu zásuvek Kčs 33.—.

OBJEDNEJTE IHNEDE, POKUD JE ZÁSOBA

JAN HAJDUK ML. **TOVÁRNA NA NÁBYTEK**
UHERSKÉ HRADÍŠTĚ III.

Rádiotechnikov perfektných praktikov na opravy rádiopřijímačov přijmeme. Podrobné ponuky s udaním praxe a nároků na značku „fix a provízia“ poste restante, **Bratislava 1**



OZNAMUJEME

všem milovníkům gramofonové hudby,
že firma AKORD uvádí na trh novou

krystalovou přenosku AKORD 190

konstruovanou na základě mnohaletých zkušeností v tomto oboru. Konstruktér držel se zásady poskytnouti všem zájemcům přenosku **levnou a spolehlivou**. Několik význačných vlastností této skvělé přenosky uvádíme:

- Přenoska AKORD 190 je vybavena zák. chr. krystalem o **zvýšené pevnosti a pružnosti**. Díky tomuto, poskytuje firma **záruku** na přenosky AKORD 190, jakož i na náhradní vložky A/1. a A/2.

- Další výmožeností jest zák. chr. držák jehly, který umožnuje nasunutí gr. jehly **v normální poloze přenosky i v úplné tmě**.

- Otáčecí hlava přenosky je proto zbytěčná a obsluhující osoba **ušetří při každé výměně jehly dva pohyby**.

- Přenoska AKORD 190 má kloub, umožňující přizpůsobení přenosky k výšce gr. talíře.

- Cena této dokonalé přenosky jest pouze 190 Kčs, tedy **nejlevnější a nejpřístupnější všem spotřebitelům**.

ŽÁDEJTE TENTO POCTIVÝ ČESKOSLOVENSKÝ VÝROBEK U SVÉHO RADIOOBCHODNÍKA.

Máte-li svoji přenosku vadnou, anebo nejste-li úplně uspokojeni, zašlete nám ji! Opravíme ji **levně s naším krystalem**, nebo zdarma poradíme co máte učiniti, abyste měl z Vašeho gramofonu požitek, jaký si zasloužíte. Opravujeme přenosky a mikrofony **všech značek** a že budete spokojeni, za to Vám ručí firma

AKORD

VÁCLAV JAROŠ

výroba piezo-elektrických krystalů

HRADEC KRÁLOVÉ 4, STALINOVA 589

od října t. r. přesídli firma do Kyjí u Prahy, Jahodnice 62

Mám pro vás ihned k dodání:

	Kčs
Anodová baterie 90 V	126,—
Anodová baterie 120 V	168,—
Akumulátory 2 V i 4 V podle továrních ceníků	
Baterie kulatá malá	3,10
Baterie kulatá velká	6,60
Baterie plochá	6,10
Banánky (druh jako Perla)	3,80
Cívky krátkovlnné pro 2 a 3 lampovky	18,—
Cívky pro střední a dlouhé vlny	44,20
Cívky pro krátké, střední a dlouhé vlny	62,50
Dynamik permanentní průměru 20 cm. PHILIPS. s výst. transformátorem	316,50
Gramoměnič (měnič gramof. desek) na 10 desek	4000,—
Kamna elektrická, válcová, 220 V	198,—
Kamna elektrická, kachliková, pojizdná	1000,—
Lanko antenní, svazek 50 m	50,—
Mikrofon krystalový AKORD menší	587,—
Mikrofon krystalový AKORD velký	1350,—
Odpory běžných hodnot a zatištění a potenciometry za ceny podle továrních ceníků	
Přenoska krystalová TELEGRAFIA	195,—
Přenoska krystalová PRIMAFON	285,—
Tlumivka 10 H, 50 mA	103,50
Transformátor nízkofrekvenční 1 : 3	96,—
Transformátor výstupní 7000 — 6 ohmů	75,—
Transformátor síťový 120/220 V - 2x280 V - 50 mA, 1x4 V - 1 A, 2x6 .3 V - 3 A	204,—
Transformátor síťový 120/220 V - 2x280 V 125 mA, 1x4 V - 1 A, 1x4/6 .3 V - 3 A	340,—
Varič elektrický kulatý, 220 V	76,—
Varič elektrický kulatý, 220 V, leštěný	130,—
Varič elektrický čtyvercový, 220 V	155,—
Zesilovač dvoustupňový pro reprodukci gram. desek a pro přenos mikrofonem (osazen AF7, AL4 a AZ1), možno přizpůsobit na přijimač	1460,—
Žárovky osvětlovací, foto i jiné soviční, podle továr. ceníků	

ELEKTRONKY (ceny i s daní ze záření)

	Kčs		Kčs		Kčs
A410N	71,—	CF3	144,10	EPM1	144,10
A425	66,70	CK3	196,80	EH2	155,10
A442	122,—	CL4	187,90	EL11	156,—
ACH1	170,40	CY1	92,60	F410	502,80
AK1	182,30	E453	154,30	F460	550,40
AM1	114,30	E455	165,30	KB2	65,90
AZ1	48,40	E463	185,70	KBC1	133,—
AZ4	86,70	EAB1	83,70	KCH1	210,40
AZ11	48,40	EB4	77,80	KF1	125,40
AZ12	86,70	EBC3	121,10	KF2	125,40
B242	87,10	EBC11	121,10	KH1	144,90
B438	78,60	ECH3	170,40	1561	90,90
B442	154,30	EF5	121,10	RG-12D	6060,—
B2045	167,—	EF8	133,—	1803	59,50
B2099	133,—	EF9	121,10	1805	48,40
CBC1	144,—	EF11	121,10	1815	255,—
CC2	100,70	EF13	133,—		

Radio Vácha

PRAHA I, OVOCNÝ TRH 11

TELEFON 388-95

Dotaz zašlete redakci Radioamatéra a připojte k němu:

1. Odstraněný roh tohoto kuponu s číslem,
2. frankovanou dopisnicí se zpětnou adresou, nepřesahuje-li dotaz dvacet slov a že-li na něj stručně odpovídět, nebo frankovanou obálku s přesnou zpětnou adresou a Kčs 10,— v platných poštovních známkách pro dotazy obracejtej.

KUPON TECHNICKÉ
PORADNY
RADIOAMATÉRA