

RADIOAMATÉR

Časopis pro radiotechniku a obory příbuzné

9

Ročník XXV · V Praze 11. září 1946

OBSAH

Z domova a z ciziny	216
Americký rozhlas hledí do budoucnosti	217
Televizní přenos „Dne vítězství“	217
Nový způsob záporné zpětné vazby	218
Dvojitý reproduktor	219
Měření ferromagnetických materiálů	220
Rovnoměrnější stupnice mechanickým převodem	222
Raketové puny v míru	223
Jak pracuje Handie-Talkie	223
Malý komunikační superhet	224
Vliv povrchového zjevu	229
Přijímač pro 2,5 až 10 m	230
Rozhlasová stanice OSN	232
Zdokonalené krystalové sluchátko	232
Radar pro obchodní lodě	233
Světelný článek pro exposimetru	234
K čemu se hodí bolometr	235
Hledač min	235
O s v ě d ď e n ā z a p o j e n ī:	
síťová třílamkovka s jediným ladícím obvodem a koncovou triodou; přepínací ladící obvod pro dvě místní stanice; náhrada sdružených elektronek vojenskými; data elektronky AF100	236
Georges Bizet	238
H l i d k y: Na všech vlnách K předchozím číslům, Nové knihy, Obsahy časopisů	240

Chystáme pro vás

Dva trpasličí přijímače s vojenskými elektronkami, na síť. • O mikrofonech. Kmitočtový modulátor pro sladování superhetu s pomocí oscilografu. • Elektromagnetický gong.

Plánky k návodům v tomto čísle

Malý komunikační superhet, schema Kčs 10,—, plánek kostry Kčs 20,—. • Síťová třílamkovka s jedním ladícím obvodem, třemi rozsahy a koncovou triodou, schema Kčs 10,—. Plánky posílá redakce Radioamatéra Jen příme odběratelům za částku, zaslannou s objednávkou ve známkách nebo v bankovkách a zvětšenou o Kčs 2,— na výlohy se zasláním.

Z obsahu předchozího čísla

Americký rozhlas za války. • Napájení bateriových elektromek ze sítě. • Kdy smíme vyněchat kathodový kondensátor. • Vf zdroj vysokého napětí. Resonanční kmitočtoměr 100 až 60 000 kc/s. Voltmeter ako merač kapacit. • Kapesní jednolampovka pro všechny vlny. • Radiaamatérský autogen. • Komunikační dvolampovka na baterie. • Sifnový vrták nového účelného tvaru. Nová úprava posuvu pro nahrávání desek. • Zesilovač pro věrný přednes. • Máte již soupis svých desek?

Při návštěvě ve Spojených státech mne ovšem nejvíce zajímaly otázky, které se týkají rozhlasu a všeho, co s ním souvisí. Navštívil jsem největší rozhlasové společnosti a podíval se zblízka na americký rozhlas. Měl jsem však také příležitost navštívit továrny a laboratoře, kde jsem shledal některé nové přístroje, nová použití různých oborů vysokofrekvenční techniky, hotové i připravované vzory použití a mnohé současné problémy správní a organizační.

Pokud jde o rozhlas, vývoj spěje k rychlému zavedení a zároveň frekvenční modulace a pomalu také postupuje televize. Jinak je tou dobou veškeré úsilí průmyslu soustředěno na výrobu mnoha milionů rozhlasových přijímačů, aby američtí posluchači mohli své přístroje brzy vyměnit za nové. Letos byla plánována výroba

20 milionů rozhlasových přístrojů, různé potíže, zejména stavky, způsobily, že se vyrábí jen 10–15 milionů přístrojů. Z nich asi 10 až 20 procent přes

všechn nedostatek má být vyvázeno. Nečelých 10 procent přístrojů má být sdružených pro příjem jak s amplitudovou, tak i kmitočtovou modulaci, asi 25 procent pro automobil. Levné přístroje se skřínkami s umělé hmoty budou stát asi 25 dolarů. Nejdražší, přepychový skřínnový vzor pro AM i FM se dvěma reproduktory, gramofonem, měničem desek a televizním zařízením je za 2400 dolarů. Ve výkladních skřínech už můžete shlednout tyto přístroje, avšak vejdete-li do obchodu, velmi často zjistíte, že jsou to teprve vzorky a že je výrobci budou dodávat až za několik měsíců.

Tovární přípravují stovky stanic na vysílání s kmitočtovou modulací, doposud však jen několik málo takových stanic vysílá celý den; většina jich stále ještě pracuje pokusně, jen několik hodin denně.

Boj mezi černobílou a barevnou televizi způsobuje podstatné zdržení vývoje televize. Vysílá se na devíti komerčních a 28 experimentálních stanicích několik hodin denně. — O typech televizních přijímačů není dosaženo všeobecné dohody a prakticky nejsou dosud na trhu.

Kontrolní celostátní orgán pro tyto otázky, Federal Communication Commission, má těžkou úlohu, protože mocný kapitál chce znemožnit jakoukoliv kontrole vysílání a často musí oprávněné požadavky techniků ustoupit tomuto vlivu. Přesto pracují technikové FCC velmi intenzivně, zabývají se všemi početnými problémy v těsné spolupráci s odbornými kruhy, vysokými školami atd. Jejich úkol v nynější době je hlavně dvojí:

1. stanovit předpisy pro nové druhy využití radiotechniky, t. j. kmitočtové modulace, televise, přenosu obrazu a radiových linek;

2. připravit rozdělení kmitočtů pro blížící se mezinárodní porady o těchto otázkách.

Laboratoře továren, výzkumné ústavy a velké university řeší problémy, které se zdají téměř fantastickými. Z vyřešených problémů, jež jsou připraveny pro průmyslové využití, viděl jsem přístroj — časovou lupu — který rozděluje vteřinu

na 10 milionů dílů; přístroj, který ihned ukáže průběh pole, využívaného z antény, což dříve vyžadovalo celých týdnů měření. Přístroj, který uskuteční komplikované balistické i jiné výpočty ve zlomku vteřiny, kde dříve bylo zapotřebí namáhat práce několika poštátrů po celou řadu týdnů. Vysílač elektronku na centimetrové vlny, která váží asi $\frac{1}{2}$ kg a je velká 6 cm, vysílá však energii 500 kW. Viděl jsem přípravy pro barevnou televizi, plastickou televizi, elektronkový mikroskop, který zvětšuje až 100 000krát, viděl jsem reléové zařízení s reflektory, které používají vlnu s frekvencí 900 Mc/s, viděl jsem různé typy zaměřovačů, rádaru všech možných druhů. Všechno buď hotové a připravené k výrobě, nebo ve stavu konečných zkoušek. Můžeme tedy v dohledné době odkládat celou řadu překvapujících zpráv, jako byla na příklad správa o uskutečnění rádiiového spojení s Měsícem, nebo o stílení vysílači

stanice pro televizi ve stratosférickém letadle, nebo o telefonní ústředně, kde místo mechanických spojovacích zařízení budou jenom elektronky.

Československá radiotechnika musí mnoho dokáhnět, a když nelze poslat na studium do USA tolik techniků, jak bychom potřebovali, je na nás všechn, abychom s velikou pozorností sledovali literaturu tohoto oboru a úsilovně se snažili zúčtovat ty poznatky, které se pro nás hodí. Nemůžeme ovšem kopirovat Ameriku ve všem, leccos vhodného pro velký stát a stromilionový národ bylo by nepřiměřené pro stát malý a podstatně chudší. Je však zapotřebí ušetřit si zbytečné hledání cest a tříštění energie pro věci, které můžeme jednoduše získat hotové.

V Americe bylo sebráno pro naši Národní a universitní knihovnu několik desítek tisíc knih a časopisů. Nesmíme připustit, aby tyto časopisy ležely neuzátkovanými v poznátky tam obažené zastaralé. Je naopak třeba, aby obec radioamatérů a všichni technikové se značili získati přístup k této pokladům, rozšířili svůj obzor a seznámili se s dnešním stavem americké techniky. Bylo by si daleko příjemnější, když by se naši odborníci, kteří by nejpříběžněji anglické texty vybírali a překládali, a také tím co možná nejvíce rozšířili tuto znalost.

V elektrotechnice nesporně vedou Spojené státy severoamerické a jíž blízká budoucnost ukáže, co všechno můžeme od tohoto nového oboru ve spojení s nesmírným průmyslovým potenciálem USA očekávat.

Ing. Josef Ehrlich.

Rozlehlá prostranství a dvorany pražských výstavišť uvítala v těchto dnech po valedžím přerušení návštěvníky ze všech končin. Pražské výstavky veletrhy, proslulé odědávna doma i za hranicemi, budou přehlídkou dosavadního výkonu i rozmachu našeho průmyslu, pro naš vývozní obchod tím významnější, že jsou zatím jediným podnikem svého druhu ve střední Evropě. O tom, co jsme z oboru radiotechniky na pražském veletrhu shráli, podáme čtenářům zprávu v příštím čísle.



Stroj - stenotypistkou

Pokusy, přimět strojové zařízení, aby přijmalo a správně reagovalo na rozkazy lidskou řečí, nejsou nové. Je tomu snad již deset let, kdy jsme po prvně slyšeli o rozhlasovém přístroji, který ladil několik stanic podle ústního rozkazu. Poté přišel z Ameriky mluvící stroj „woder“, kde se řeč vytvářela dosti jednoduchou manipulací s klaviaturou. Nyní po válce jsme čli o švýcarském telefonním diktafonu, který provádí určité běžné úkony na slova „halo“, pronesená v jistém sledu a přiležitosti. To všechno jsou však zařízení poměrně prostá, stejně jako výtah, k jehož řízení použil prý anglický konstruktér rovněž slovních impulsů a který již spolehlivě slouží, až na to, že se „uraží“, když se v jeho kabíně někdo zasměje, a zajede do přízemí. Technický výklad této nestrojové reakce je prostý: smích i anglické označení „ground floor“ má podobný zvukový obraz, a robot ve výtahu přece jen nemá sluch dosti jemný. — Léta pokusu, které směrovaly k vývoji stroje, pišícího alespoň foneticky diktovaná slova, vedou však přece jen k jistým výsledkům, lze-li tak usuzovat z několika nedávných patentových přihlášek. Podařilo se prý dosti spolehlivě rozlišit ve stroji jednotlivé samohlásky, patrně s pomocí elektrických filtrů, které reagují na formantové rozdíly samohlásek. Podaří-li se vytvořit filtry tak selektivní, aby stroj reagoval i na souhlásky a dvojhásky, jichž je v řeči přece jen hodně, pak již nebude obtíží připojit takové zařízení k psacímu stroji a diktovat, snad s jistými omezeními, dopisy doslova „přmo do stroje“. Toto vyloučení lidského prvku, s hlediska technikova účelné i elegantní, přineslo by však citelnou újmu zájemcům o eleganci jiného druhu, která se vztahuje spíše k fyzickému zjevu a oblečení písárek živoucích, jež jsou dosud neomezenými vládkyněmi psacích strojů.

Z domova i z ciziny


Z radiové výstavy v Moskvě. Samočinná meteorologická stanice, napájená z akumulátorů, které jsou dobíjeny větrnou elektrárnou. Konstruktéři zařízení, V. Kurbatov, B. Zelcev, L. Kisljakov a V. Konoplev byli vyznamenáni Stalinovou cenou.

Oddaní milovníci krásy nemusí však zatím vážně truchlit nad ztrátou takových zdrojů inspirace. Stroje musí ještě dluho dohánět dokonalost lidských smyslů i mozku i ve výkonech na pohled mechanických, a podaří-li se jim dostihnout své životní vzory, o čemž i zaujatý obdivovatel techniky musí vážně pochybovat, pak — kdoví — budou tak dokonalé, že se budou třeba i krášlit všemi kosmetickými výmožnostmi a budou třeba i oplývat náladami, jako ženy a — mnohé amatérské přijímače. — ip.

● Obyvatelé města St. Louis, Missouri, mohou si dát namontovat telefonní přístroje i do svých automobilů. Firma Bell Telephone System zapůjčí za měsíční poplatek 15 dolarů malý transceiver se spotrebou asi 20 W, který umožní bezdrátové spojení s jednou z pěti přijímacích stanic, umístěných v různých částech města a 250 W vysílačem, instalovaným v mrakodrapu telefonní ústředny. Hovořit je možno tímto způsobem s každým telefonním účastníkem a se všemi pojízdnými radiotelefonickými stanicemi. (Radio Craft, July 1946).

Raketové spojení Velké Britannie s USA

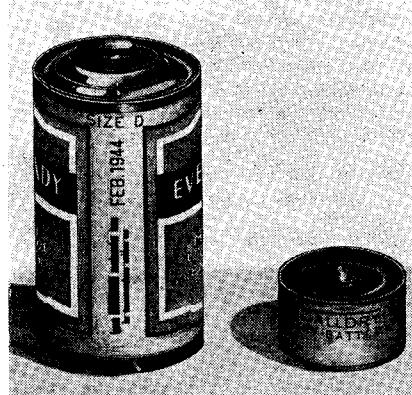Ministr britského letectva pověřil zvláštní komisi vypracováním programu poštovní služby Veiké Britannie se Spojenými státy tak, aby spojení obou zemí bylo co nejrychlejší. V okolí Bedfordu byl zakoupen pozemek, od kudy budou vysílány rakety s poštovními zásilkami, jež budou řízeny elektromagnetickými vlnami. Tyto raketы doletí do USA za půlhrádu hodiny. — ip.



● Americký radiotechnický pracovník J. V. L. Hogan zdokonalil přístroj na radiové přenášení obrazů. Zařízení lze nyní připojit na každý fm přijímač a je jím možno přenášet až čtyři stránky (210 X 297 mm) tisku nebo obrázků za 15 minut. Jelikož nejvýš modulační frekvence, které je k přenosu zapotřebí, nepřesáhne 10 kc/s, není ani ve vysílací stanici zapotřebí zvláštních úprav, takže těchto zařízení se bude používat střídavě pro rozhlas i pro facsimile, jak se v USA radiové přenášení obrazů nazývá. (Radio Craft, July 1946). — rn.

Organisace švýcarských rozhlasových posluchačů

Z podnětu některých posluchačů rozhlasu se vytvořilo v Basileji „Zájmové společenství švýcarských posluchačů rozhlasu“, které si vzalo za účel hajtí zájem rozhlasových posluchačů mimo jiné tím, aby při otázkách, týkajících se programu i technického a hospodářského provozu rozhlasu byli slyšeni i zástupci posluchačů. Toto sdružení posluchačů rozhlasu také zastává názor, že musí být podniknuto vše, aby švýcarský rozhlas byl finančně sanován, aniž bylo nutno provést zamýšlené zvýšení rozhlasových poplatků. — ip.

● Podle statistik, které uveřejňuje americký úřad pro civilní výrobu, dosáhla v červnu výroba rozhlasových přijímačů devadesáti procent předválečné výše. Dnes se vyrábí ve Spojených státech přes milion přístrojů měsíčně, což je více než dvojnásobek produkce na začátku tohoto roku. — rn.

Radarem proti nevítaným rybářům

Anglie nyní používá radarového zařízení k zjišťování cizích rybářských člunů v britských pobřežních vodách. Lodě těchto větrolubů nevýbaví v noci osvětleny a bylo dosud velmi obtížné zabrániti jim v rybolovu. — ip.

Rozhlas jako válečná zbraň

Za války vybavili Spojenci — hlavně Američané — několik lodí rozhlasovými vysílačkami a studii a použili těchto plovoucích stanic o výkonu 10 kW i více jak pro přímé rozhlasové zpravodajství při velkých námořních akcích i invaziích, tak pro rozhlasovou propagandu, vysílanou do území nepřitele. Tak na př. při invazi do sev. Afriky vyvadili Američané nálety nepřátelské rozhlasové stanice v sev. Africe a pak vysílali obyvatelstvu instrukce sami na původních vlnách. Rozhlasová loď Apache se účastnila námořní expediční akce Leyte a později proti Filipínám, a zpravodajství, vysílané z lodi, bylo převzato americkými stanicemi, které vysílaly zprávy přímo bez zvukových záznamů. Apache také dávala instrukce rozhlasem filipínským partyzánum a demoralisovala japonská okupační vojska neustálou propagandou z bezprostřední blízkosti.

Rozhodnutí, vybavit 500tunovou loď Apache rozhlasovým zařízením, bylo učiněno tak náhle, že nebyly dost času ukončit instalaci před odjezdem z přístavu, takže některé práce, jako např. zařízení studií a stavba anten, byly dokončeny teprve na šíři mori, 24 hodiny před první akcí, které se Apache účastnila. Hlavní zásluhu na technickém provedení a překonání nesčetných obtíží mají američtí amatér-vysílači, kteří jako příslušníci amerického loďstva byli pověřeni provedením tohoto úkolu. — ip.

● Firma Malory vyrábí nové suché baterie, které jsou při stejně kapacitě třikrát menší a lehčí než dosavadní a snesou i tropické podnebí. Místo zinku, uhlíku a amoniaku, který obsahovaly starší typy, pracují tyto články na základě chemické reakce zinku s kysličníkem rtuti. (Viz vedlejší obrázek.) — rn.

AMERICKÝ ROZHLAS HLEDÍ DO BUDOUCNOSTI

Po skončení války dává se vývoj amerického rozhlasu novým směrem. Plány se začaly rýsovat už v roce 1941, kdy Amerika vstoupila do války. Uvážíme-li zejména objev radaru a jeho možnosti k mimořádnému použití, není přehnané, když řekneme, že letošní rok může se stát rokem velké expanze amerického rozhlasu. V té budou hrát důležitou úlohu tři činitelé, které se zde již definitivně dostaly ze stavu pokusů do praktického použití. Jsou to: soustava s frekvenční modulací, televize, přenos obrázků (facsimile transmission).

Několik slov o každém. Rozhlasové vysílání, využívající frekvenční modulaci (FM) na ultrakrátých vlnách, má tyto tři hlavní výhody: *jedinečně věrný přenos, odstranění statických poruch* — za největší bouřky můžete poslouchat a přeje je poslech křišťálové čistý — *odstranění vzájemného rušení vysílačů* využitím širokých pásem velmi vysokých kmitočtů.

V roce 1944 pracovalo v Americe 55 FM vysílačů, a věřejnost měla přibližně 500 tisíc příslušníků přijimačů (obvykle upravených na obojí druh vysílání). Američtí radiotechnici jsou většinou přesvědčeni, že amplitudově modulovaná soustava vysílání je již zastarálá a odsouzena k vymření. Jistou dobu budou FM i AM existovat vedle sebe, ale předvídat se, že do pěti let budou v činnosti tři až čtyři tisíce FM vysílačů. Odvážnejší předpovědi očekávají, že do konce letošního roku bude

L. H. VYDRA, New York

v Americe vystavěno anebo v různém stadiu konstrukce na 500 FM vysílačů. Již v roce 1943 bylo u Federální rozhlasové komise (FCC) přes 300 žádostí o povolení těchto vysílačů. Loni, za porad komise o přídělu vlnových pásem, se strhla prudká potyčka mezi zájemci o FM televizi o šířku jednotlivých pásem; také to navštěduje zájmu o toto nové odvětví rozhlasu.

Tím se dostáváme k televizi. Ještě než byla za války zastavena výroba přijimačů pro civilní spotřebu, bylo instalováno na 10 tisíc soukromých televizních přijimačů. Po celou dobu války bylo v Americe v provozu devět televizních vysílačů; z toho tři v New Yorku a po jednom v Chicagu, Philadelphii, Schenectady, Milwaukee a Los Angeles. Odborný americký list „Broadcasting“ odhaduje, že během letošního roku bude televize postavena na pevnou obchodní základnu, při čemž není vyloučeno, že v létě začne televizní vysílání ve větším rozsahu, a do konce roku může být hotovo nebo rozestavěno 50 vysílačů.

Mám dojem, že tyto odhady jsou poněkud optimistické, neboť neberou v úvahu obtíže při konverzi průmyslu na motorovou výrobu plně v úvahu. U televize je další brzdou spor mezi stoupenci nové

vysílací methody, 1000 rádkové s barevnou televizí (CBS), a starší, 525 rádkové, na pásmu 6Mc/s, vedené zástupci rozhlasové společnosti National (NBC). O tom všem jsme jednali v článku o barevné televizi v USA. Není možné počítat s tím, že tyto překážky vývoji vůbec nezadrží, jak se domnívají autori o nich důvěřivých hodnocení vývoje amerického rozhlasu. Přesto ovšem je v USA televize skutečností, i když bude ještě nějaký čas omezena.

Zmínil jsem se také o radiovém přenosu faksimili. Rozvoj a technické zlepšení tohoto přenosu za války doznamovalo významných zisků.

Přenos faksimilie fotografického snímku novin byl již vypracován na rychlosť 30 centimetrů kopie jedné stránky za minutu. Lze již přenášet i barevné obrazy. K zachycování a reprodukcii faksimili po stačí jednoduchý přístroj, připojený k obecnému přijimači.


To je stručný pohled na americký rozhlas dneška a jeho nejzajímavější podrobnosti. Za minulé války rozhlas vznikl, za této dozrál v novém úkolu a odpovědnostem. Americký ministr obchodu, Henry Wallace, napsal nedávno o úkolech rozhlasu tyto zajímavé myšlenky:

„Začali jsme si teprve uvědomovat ohromně možnosti tohoto prostředníka, jímž můžeme občanstvu demokracii přinášet ideje a informace. Rostoucí obliba rozhlasových debat, projevů a informačních přednášek nám názorně ukazuje, že rozhlas není jen pro zábavu, i když jeho funkce nám zpříjemňovala život a zvyšovala kulturní úroveň národa. Můžeme nyní mít upřímnou a svobodnou celonárodní diskusi o všech politických a sociálních problémech, takže naši občané mohou mít o každé důležité otázce dneška všechna fakta i všechny důvody pro i proti. Tím vzal rozhlas na sebe vážnou odpovědnost. Za správné kontroly a použití může přinést veřejnosti osvětu; nesprávně využit, může se stát hlasatelem fašistických ideologií a nečistých zájmů. Doporučuji americkým rozhlasovým společnostem a jejich představitelům, aby nezapomínali na svou odpovědnost a dokonale využili příležitosti k tlumočení ryzích myšlenek a správných informací, aby naše demokracie fungovala tak, jak má, v atmosféře svobodné a otevřené diskuse. Uplatněme-li plně možnosti rozhlasu, můžeme prokázati, že věda a technika nám mohou pomoci a ne překážet ve snaze zachovat v tomto složitém století zdravou vládu a společnost.“

• Na rozhlasových přístrojích, jež letos na jaře uvedly na trh americký průmysl, je podstatnou novinkou jediné cenu, zhruba dvojnásobnou proti předválečným dobám. Standardní stolní superhet s pěti elektronkami jste dříve koupili asi za 10 dolarů; nyní zaří zaplatíte kolem 20 dolarů, a leckdy více. Přes to jdou dobré na odbyt: za čtyři roky výrobců byly vyřazeny dva až čtyři miliony přijimačů a populačka po nových daleko převyšuje nabídku. To je příčinou, proč tyto vzory vůbec nepřišly na trh: z rozháraných poměrů, vyvolaných přechodem do civilní výroby, bylo lze rychle vybřednout jen usilovným zjednodušováním technických podmínek výroby a využití nástrojů i konstrukcí, připravených v posledních dobách před válkou. Zatím nebylo času na vývoj.

Přehlídka dne vítězství v Londýně přenášena televizí

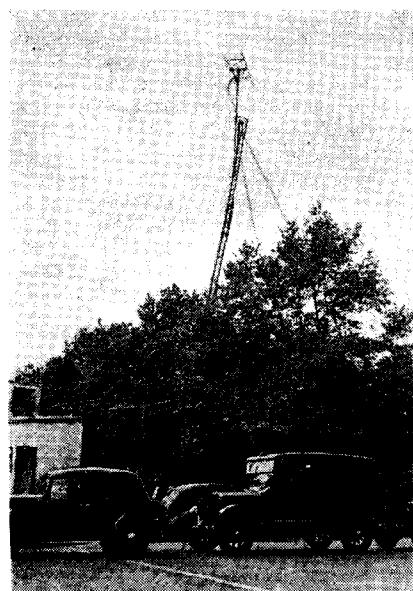K zahájení televizního vysílání počátkem června vybrala si britská rozhlasová společnost úkol mimořádné obtížné, i když vděčný: přímý přenos přehlídky, uspořádané 8. června o Dni vítězství v Londýně. Díky zdařilému přenosu mohla značná část britské veřejnosti shlédlout alespoň nepřímo přehlídku z výhodného postavení, neboť snímací kamery stály 24 m od místa, kde byly shromážděny veškeré



význačné osobnosti: královská rodina, britská vláda, zástupci cizích mocností atd. K přenášení se používalo předválečné normy, totiž 405 rádek. K přenosu bylo použito stanice v Alexandřině paláci na Muswellském návrší, asi 180 m nad mořskou hladinou. Tato vysílačka byla v chodu již v roce 1939, byla však důkladně opravena.

V roce 1936 odhadovala B.B.C. dosah vysílání z Alexandřiného paláce na 25 mil (40 km). Nyní techničtí odborníci revidovali tento odhad na 40 mil (64 km), avšak když toto prohlášení bylo uveřejněno v tisku, přihlásili se posluchači, kteří měli pravidelný příjem ve vzdálenosti 60, 70, 80 a ba i 100 mil (96, 112, 128 a 160 km). Jest však nepochybně, že příjem na těchto vzdálenějších stanicích jest nejistý a značně rušený zejména jiskřením automobilových svíček. Přípravy k vysílání nebyly malé a započaly šest měsíců předem. Pět velkých motorových vozidel přes 8 m dlouhých neslo složitě zařízení, kterého bylo použito. Kamerový vůz obsahoval 421 elektronek a 500 spináčů na šedých panelech. Kontrolující technik pozoroval dvě malé kontrolní obrazovky, z nichž jedna ukazovala obrázek právě vysílaný a druhá obrázek z jiné kamery, který měl právě přijít na řadu. Jiná vozidla obsahovala ultrakrátovlnnou vysílačku, jako nouzové spojení mezi stanovištěm na přehlídce a Alexandřiným palácem, vysunovač antenu, podobnou požárnímu žebříku, pojízdnou elektrárnu a množství pomocného materiálu. Hlavní spojení mezi stanovištěm a vysílačkou tvořil souosý televizní kabel, který byl již před válkou položen britskou poštou pro tyto účely. Jedna část tohoto kabelu byla zničena za náletů na Londýn a její vyměnění bylo z mnoha prací, spojených se znovuzrozením televizního vysílání. — Přenos prováděl sbor 30 techniků. M. B.

AMERICKÝ ROZHLAS HLEDÍ DO BUDOUCNOSTI

Po skončení války dává se vývoj amerického rozhlasu novým směrem. Plány se začaly rýsovat už v roce 1941, kdy Amerika vstoupila do války. Uvážíme-li zejména objev radaru a jeho možnosti k mírovému použití, není přehnané, když řekneme, že letošní rok může se stát rokem velké expanze amerického rozhlasu. V té budou hrát důležitou úlohu tři činitelé, které se zde již definitivně dostaly ze stavu pokusů do praktického použití. Jsou to: soustava s frekvenční modulací, televise, přenos obrázků (facsimile transmission).

Několik slov o každém. Rozhlasové vysílání, využívající frekvenční modulaci (FM) na ultrakrátých vlnách, má tyto tři hlavní výhody: *jedinečně věrný přenos, odstranění statických poruch* — za největší bouřky můžete poslouchat a přeče je poslech křišťálově čistý — *odstranění vzájemného rušení vysílačů* využitím širokých pásem velmi vysokých kmitočtů.

V roce 1944 pracovalo v Americe 55 FM vysílačů, a veřejnost měla přibližně 500 tisíc příslušníků přijimačů (obvykle upravených na obojí druh vysílání). Američtí radiotehnikové jsou většinou přesvědčeni, že amplitudově modulovaná soustava vysílání je již zastarálá a odsouzena k vymření. Jistou dobou budou FM i AM existovat vedle sebe, ale předvídat se, že do pěti let, budou v činnosti tři až čtyři tisíce FM vysílačů. Odvážnější předpovědi očekávají, že do konce letošního roku bude

L. H. VYDRA, New York

v Americe vystavěno anebo v různém stadiu konstrukce na 500 FM vysílačů. Již v roce 1943 bylo u Federální rozhlasové komise (FCC) přes 300 žádostí o povolení těchto vysílačů. Loni, za porad komise o přidělení vlnových pásem, se strhla prudká potyčka mezi zájemci o FM televizi a šířku jednotlivých pásem; také to na svědčuje zájmu o toto nové odvětví rozhlasu.

Tím se dostaváme k televizi. Ještě než byla za války zastavena výroba přijimačů pro civilní spotřebu, bylo instalováno na 10 tisíc soukromých televizních přijimačů. Po celou dobu války bylo v Americe v provozu devět televizních vysílačů; z toho tři v New Yorku a po jednom v Chicagu, Philadelphia, Schenectady, Milwaukee a Los Angeles. Odborný americký list „Broadcasting“ odhaduje, že během letošního roku bude televize postavena na pevnou obchodní základnu, při čemž není vyloučeno, že v létě začne televizní vysílání ve větším rozsahu, a do konce roku může být hotovo nebo rozestavěno 50 vysílačů.

Mám dojem, že tyto odhady jsou poněkud optimistické, neboť neberou v úvahu obtíže při konverzi průmyslu na mírovou výrobu plně v úvahu. U televize je další brzdou spor mezi stoupenci nové

vysílací metody, 1000 rádkové s barevnou televizí (CBS), a starší, 525 rádkové, na pásmu 6Mc/s, vedené zástupci rozhlasové společnosti National (NBC). O tom všem jsemé jednali v článku o barevné televizi v USA. Není možné počítat s tím, že tyto překážky vývoj vůbec nezadrží, jak se domnívají autoři oněch důvěřivých hodnocení vývoje amerického rozhlasu. Přesto ovšem je v USA televize skutečnost, i když bude ještě nějaký čas omezena.

Zmínil jsem se také o radiovém přenosu faksimili. Rozvoj a technické zlepšení tohoto přenosu za války dozalo významných zisků.

Přenos faksimili fotografického snímku novin byl již vypracován na rychlosť 30 centimetrů kopie jedné stránky za minutu. Lze již přenášet i barevné obrazy. K zachycování a reprodukci faksimili po stačí jednoduchý přístroj, připojený k obyčejnému přijimači.


To je stručný pohled na americký rozhlas dneška a jeho nejzajímavější podrobnosti. Za minulé války rozhlas vznikl, za této dozrál k novým úkolem a odpovědnostem. Americký ministr obchodu, Henry Wallace, napsal nedávno o úkolech rozhlasu tyto zajímavé myšlenky:

„Začali jsme si teprve uvědomovat ohromné možnosti tohoto prostředníka, jímž můžeme občanstvu demokracii přinášet ideje a informace. Rostoucí obliba rozhlasových debat, projevů a informačních přednášek nám názorně ukazuje, že rozhlas není jen pro zábavu, i když jeho funkce nám zpříjemňovala život a zvyšovala kulturní úroveň národa. Můžeme nyní mít upřímnou a svobodnou celosvětovou diskusi o všech politických a sociálních problémech, takže naši občané mohou mít o každé důležité otázce dneška všechna fakta i všechny důvody pro i proti. Tím vznal rozhlas na sebe vážnou odpovědnost. Za správné kontroly a použití může přinést veřejnosti osvětu; nesprávné využití, může se stát hlasatelem falešných ideologií a nečistých zájmů. Doporučují americkým rozhlasovým společnostem a jejich představitelům, aby nezapomínali na svou odpovědnost a dokonale využili příležitosti k tlumočení ryzích myšlenek a správných informací, aby naše demokracie fungovala tak, jak má, v atmosféře svobodné a otevřené diskuse. Uplatníme-li plně možnosti rozhlasu, můžeme prokázati, že věda a technika nám mohou pomoci a ne překážet ve snaze zachovat v tomto složitém století zdravou vládu a společnost.“

• Na rozhlasových přístrojích, jež letos na jaře uvedl na trh americký průmysl, je podstatnou novinkou jediné cena, zhruba dvojnásobná proti předválečným dobám. Standardní stolní superhet s pěti elektronkami jste dříve kupili asi za 10 dolarů; nyní zaň zaplatíte kolem 20 dolarů, a leckdy více. Přes to jdou dobré na odbyt: za čtyři roky válečné výroby byly vyřazeny dva až čtyři miliony přijimačů a poprvé po nových daleko převyšuje nabídka. To je příčinou, proč tyto vzory vůbec nepřišly na trh: z rozháraných poměrů, vyvolaných přechodem do civilní výroby, bylo lze rychle vyběhnout jen usilovným zjednodušováním technických podmínek výroby a využití nástrojů i konstrukcí, připravených v posledních dobách před válkou. Zatím nebylo času na vývoj.

Přehlídka dne vítězství v Londýně přenášena televisé

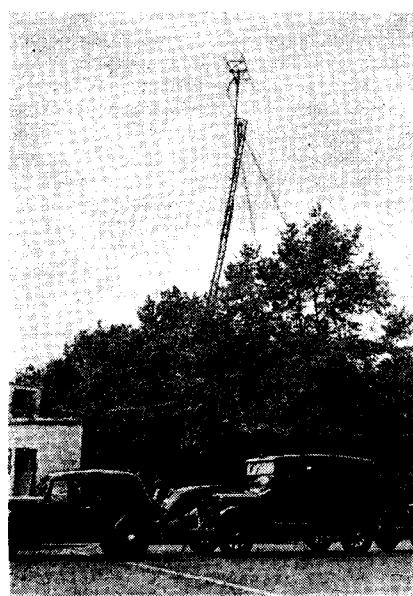K zahájení televizního vysílání počátkem června vybrala si britská rozhlasová společnost úkol mimofádně obtížný, i když všechny: přímý přenos přehlídky, uspořádané 8. června o Dni vítězství v Londýně. Díky zdářilému přenosu mohla značná část britské veřejnosti shlednout alespoň nepřímo přehlídku z výhodného postavení, neboť snímací kamery stálý 24 m od místa, kde byly shromážděny veškeré



význačné osobnosti: královská rodina, britská vláda, zástupci cizích mocností atd. K přenášení se používalo předválečné normy, totiž 405 rádek. K přenosu bylo použito stanice v Alexandřiném paláci na Muswellském návrší, asi 180 m nad mořskou hladinou. Tato vysílačka byla v chodu již v roce 1939, byla však důkladně opravena.

V roce 1936 odhadovalo B.B.C. dosah vysílání z Alexandřina paláce na 25 mil (40 km). Nyní technici odborníci revidovali tento odhad na 40 mil (64 km), avšak když toto prohlášení bylo uveřejněno v tisku, přihlásili se posluchači, kteří měli pravidelný příjem ve vzdálosti 60, 70, 80 a i 100 mil (96, 112, 128 a 160 km). Jest však nepochybné, že příjem na těchto vzdálenějších stanicích jest nejistý a značně rušený zejména jiskřením automobilových svíček. Přípravy k vysílání nebyly malé a započaly šest měsíců předem. Pět velkých motorových vozidel přes 8 m dlouhých neslo složité zařízení, kterého bylo použito. Kamerový vůz obsahoval 421 elektronku a 500 spináčů na sedých panelech. Kontrolující technik pozoroval dvě malé kontrolní obrazovky, z nichž jedna ukazovala obrázek právě vysílaný a druhá obrázek z jiné kamery, který měl právě přijít na řadu. Jiná vozidla obsahovala ultrakrátovlnnou vysílačku, jako nouzové spojení mezi stanovištěm na přehlídce a Alexandřiným palácem, vysunovací antenu, podobnou požárnímu žebříku, pojízdnou elektrárnu a množství pomocného materiálu. Hlavní spojení mezi stanovištěm a vysílačkou tvořil souosý televizní kabel, který byl již před válkou položen britskou poštou pro tyto účely. Jedna část tohoto kabelu byla zničena za náletů na Londýn a její vyměnění bylo z mnohých prací, spojených se znovuzřízením televizního vysílání. — Přenos prováděl sbor 30 techniků. M. B.

NOVÝ ZPŮSOB ZÁPORNÉ ZPĚTNÉ VAZBY

v koncovém stupni

Dt V 621.396.645.331.

V americkém listě nalezli jsme návod na zesilovač, jehož koncový stupeň na první pohled se podstatně lišil od úpravy obvyklé: primární vinutí výstupního transformátoru bylo celé zařazeno mezi kathodou a nulovým vodičem (zemí), tedy tam, kde obvykle bývá odporník pro tak zv. mřížkové předpětí, vznikající spádem na kathodovém odporu, přemostěný kondenzátorem (obraz 1). V odůvodnění této úpravy ve zmíněném prameni bylo, že se tak umožní použít transformátorů méně jakostních a přeče dosáhnout dobrých výsledků. Hlavní předností je pak podstatné zmenšení vnitřního odporu elektronky a tím tlumení všech resonancí, které může mít reproduktor, při zachování značného vstupního odporu a malé kapacity stupně. Tento druhý důvod, který učiníme zřetelnějším v dalším výkladu, pro nás rozhodl, neboť udává cestu k podstatnému zdokonalení reprodukce při náhlých změnách hlasitosti. Zapojení jsme probrali výpočtem a poté vyzkoušeli v obměněné úpravě; zde přinášíme zprávu o výsledku.

Podstata činnosti, resp. odůvodnění přednosti, jež jsme nadhodili, spočívá ve využití záporné zpětné vazby. Ač jsme zvyklí uvažovat, že neblokovaný kathodový odporník (jemuž se tato úprava podobá), představuje zpětnou vazbu, která udržuje stálý proud, nebo krátce *prouduvou*, jde v tomto případě o zp. vazbu napěťovou. Napětí mezi kathodou a mřížkou řídící, e_g v obrázku 1, se totiž rovná rozdílu napětí vstupního a celého napětí výstupního,

$$e_g = e_1 - e_2;$$

Změnil se e_2 z jakékoliv příčiny, jiné než změna e'_1 , změní se e_g opačným směrem a e_2 je donuceno setrvat téměř v původní velikosti. Jde-li však o vazbu napěťovou, pak tu máme také všechny její typické vlivy, jež byly odvozeny a podrobně probrány v článku „O nf. záporné zpětné vazbě“ v prvních třech číslech tohoto listu z roku 1943. Uvedeme je v přehledu.

Zavedeme-li k-tý dil výstupního napětí nějakého zesilujícího zařízení (elektronky) zpět na vstup, vznikne napěťová zpětná vazba. Na řídici mřížku pak působí geometrický součet původního napětí vstupního a napětí, přivedeného zpět. Je-li toto polarisováno tak, aby na mřížku působil algebraický rozdíl, jde o zpětnou vazbu *zápornou*. Záporná napěťová vazba má pak tyto vlivy na činnost zařízení:


1. Zmenšuje původní zisk zařízení na hodnotu

$$z' = \frac{1}{1 + k \cdot z} \quad (1)$$

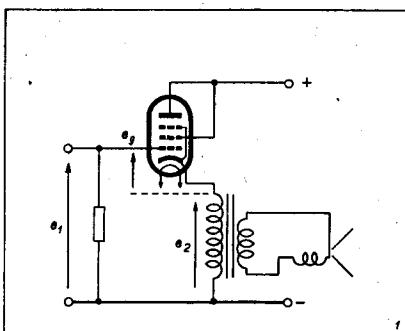2. Zmenšuje výstupní odporník zařízení z původní hodnoty R_i na hodnotu

$$R_i' = R_i \frac{1}{1 + k \cdot g} \quad (2)$$

kde g je celkový zisk zařízení, násobený hodnotou $(R_i + R_a)/R_a$. R_i a R_a jsou vnitřní a pracovní odporník koncového stupně




Obraz 1. Původní úprava, při níž je celé primární vinutí výstupního transformátoru v kathodovém obvodu. Elektronka je vlastně proměněna v triodu, leda bychom napájeli její stínici mřížku přes velikou a nákladnou tlumivku, a spojili ji velikým kondenzátorem s kathodou. Vlastnosti: zisk přibližně 1, výstupní napětí přibližně rovné výstupnímu, výstupní odporník přibližně 1/S.

ně, celkový zisk z nebo z' je poměr výstupního a výstupního napětí. Jde-li, jako v další úvaze, o zpětnou vazbu přes jediný (koncový) stupeň, je g zesilovační činitel koncové elektronky. Podle toho, jak je zpětné napětí zavedeno na vstup, může zmenšovat i výstupní odporník zařízení. To nastane, zavedeme-li zpětnou vazbu mezi dvěma stupni spojením anod součinných elektronek přes vazební odporník, anebo když spojíme řídici mřížku na př. koncové elektronky přes vazební člen o impedanci Z s její anodou. V tomto případě je proud, jímž výstupní odporník zdroj, větší o hodnotu $e_g(1+z)/Z$,* je to tedy tak, jako by paralelně k původnímu výstupnímu odporníku byl připojen odporník $Z/(1+z)$. Zmenšení výstupního odporníku je podstatné a leckdy nevítané, ovlivnění činnosti předchozích opravných obvodů větším zatížením, a proto hledíme používat jiného způsobu zavedení zpětné vazby, při němž k němu nedojde.

* Napětí mezi mřížkou a anodou je $e + z \cdot e$, odporník je Z , proud je $e(1+z)/Z$. Obě napětí se sčítají; viz též odvození dynamické kapacity mezi mřížkou a anodou, RA č. 3/1946, strana 59.

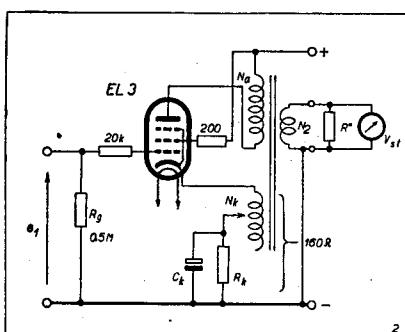Obraz 2. Obměněná úprava, jen část primárního vinutí je v kathodovém obvodu, elektronka neztrácí po stránce účinnosti cele vlastnosti pentody. Vlastnosti: pro vnitřní odporník rovný $0.1 R_a$ je zisk přibližně 6, výstupní napětí je tedy šestinásobek výstupního a je v mezích, dosažitelných s odporníkem výstupního transformátoru, předchozím stupněm.



Zisk a vnitřní odporník úpravy na obrázku 1 snadno vypočteme podle předchozích vzorců. Činitel zpětné vazby k je zde roven jedné, neboť celé výstupní napětí, vzniklé v obvodu kathodovém, působí proti napětí vstupnímu, takže koncový stupeň vlastně znesiluje, nýbrž naopak mírně zeslabuje: výstupní napětí musí být větší o hodnotu e_g než je napětí výstupní mezi kathodou a zemí. To dle znamená u koncového stupně s výkonem na př. 2 wattu na odporu 7000 ohmů (EL3), že bude výstupní napětí asi 120 V, výstupní zhruba také tolik. Získat však neskreslených 120 V z předchozího stupně není snadné. — Vnitřní odporník můžeme rovněž vypočít a jako příklad uvažujme, že bychom tohoto způsobu použili na koncovém stupni s běžnou devítivattovou elektronkou EL3. Její zesilovační činitel je 450, vnitřní odporník $50 \text{ k}\Omega$, $1 + k \cdot g = 451$, $R_i' = 50000 : 541 = 111 \text{ ohmů}$. Odporník vstupní zůstává nezměněn.

Výsledek této úvahy je tento: úprava podle obrazu 1 má zisk 1, t. j. vyžaduje výstupní napětí rovné výstupnímu. Vnitřní odporník je velmi přibližně g -krát menší (resp. rovný převrácené hodnotě strmosti), a dosahuje hodnot nepatrných proti odporníku zatěžovacímu. Druhá část výsledku je výhodná, proto chceme této úpravy používat. Méně výhodně je značné výstupní napětí, jež nezískáme snadno. Budeme bychom potřebovali vazební transformátor, protože největší napětí z běžné, odpornové vazební elektronky je asi 50 V, a to se značným skreslením (již výstupní napětí 10 V, napětí 250 V a anodový odporník $-0.3 \text{ M}\Omega$ má podle továrních údajů elektronka EF6 skresleno asi 1 procentem vyšších harmonických), nebo bychom museli použít vysokého napětí zdroje pro anodu a speciálních elektronek. Malý vnitřní odporník nám nám také mnoho platen, když uvážíme, že se k němu přidává ohmický odporník vinutí transformátoru výstupního, jenž bývá $0.1 R_a$, t. j. ve zvoleném případě, přiveden na primární stranu, činí 700 ohmů. Je tedy zbytečné zmenšovat vnitřní odporník hluboko pod hodnotu odporníku transformátoru.

Pokusili jsme se tedy obměnit původní zapojení tak, aby zůstaly zachovány přednosti a omezeny nevýhody. To se stalo v zapojení na obraze 2 tím, že primární vinutí výstupního transformátoru rozděleno, samostatná část zůstala na obvyklém místě v anodovém obvodu, menší část je zařazena v obvodu kathody. Tím dosáhneme zpětné vazby jen tak silné, aby vnitřní odporník klesl účelně na hodnotu, blízkou odporníku ohmickému výstupního transformátoru, kdežto zisk zůstane poměrně značný. Pro příklad, který jsme uváděli, t. j. EL3 a $R_i = 50 \text{ k}\Omega$, $g = 450$ najdeme z podmínky $R_i' = 0.1 R_a$ úpravou vzorce (2):

$$k = \frac{1}{g} \cdot \frac{R_i - R_i'}{R_i} = 0.156 \quad (3)$$

To znamená, že z celkového počtu závitů primární strany výst. tr. oddělíme část 0.16, isolujeme ji a vyvedeme samostatně, a zařadíme ji správným směrem do kathodového obvodu, jak je to i s ohledem na smysl vinutí naznačeno v obrázku 2. Tím dosáhneme koncového stupně s dosti malým vnitřním odporníkem a byl-li původ-

ní zisk $z = 50$, budeme mít nyní podle (1):

$$z' = 50/(1 + 0,15 \cdot 50) = 5,9.$$

To znamená, jestliže jsme dříve pro běžný výkon 2 W dostávali na výstupu napětí 120 voltů, potřebovali jsme na vstupu stupně bez vazby budící napětí $120 : 50 = 2,4$ V efektivních, kdežto s použitím zpětné vazby $120 : 5,9 = 20$ V. To je hodnota, jaké ještě poměrně snadno dosáhneme z odporové vázáního předchozího stupně, za podmínek celkem běžných, nejvýše můžeme použít většho anodového napětí.

Abychom si ověřili vlastnosti této úpravy, navinuli jsme zkušební transformátor této úpravy a měřili jednak kmitočtovou charakteristiku, jednak vnitřní odpor na sekundární straně zařízení. Výstupní transformátor měl tyto hodnoty: Průřez jádra 6 cm², plocha okénka pro vinutí 5–6 cm², složeno souhlasně, vzduchová mezera 0,22 mm v celém magnet. obvodě. Primár, 1. část: 2500 závitů, drátu 0,18 milimetru, smalt. měď, vinuto po vrstvách, prokládáno. Poté isolační vrstva: 3krát olej. plátno sily 0,2 mm. Primár, 2. část: 250 + 250 + 125 závitů, týž drát jako prve. Opět isolační vrstva, sekundár pro 5 ohmů: 80 závitů drátu 1 mm. Do datečně jsme shledali, že bylo lépe sekundár umístit mezi první a druhou část primáru, jak ještě uvedeme později.

Kmitočtové charakteristiky. Koncový stupeň, zapojeny podle obrazu 2, jsme budili z tónového generátoru záznějového, na sekundáru výstup. trafa byl ohnický odpor 5 Ω, ventilový voltmetr, nezávislý na kmitočtu až do 15 kc/s a osciloskop pro kontrolu, zde nepracujeme v oblasti, kdy výstupní napětí není již přímo úměrné vstupnímu. Kmitočet generátoru jsme měnili po vhodných stupních a při stálém vstupním napětí jsme odečítali napětí výstupní a vynášeli hodnoty do diagramu na obraze 3. Křivka 1 udává závislost na kmitočtu pro koncový stupeň bez zpětné vazby, $n_k = 0$. Abychom dosáhli stav zvláště výrazný, zrušili jsme při těchto měřeních vzduchovou mezu, takže přesycené železo transformátoru dávalo primární indukčnost velmi malou, zhruba 6 henry. Proto vychází nepříznivá křivka 1, ač použité hodnoty transformátoru stačí na výsledky podstatně lepší. Střídavým ohmmetrem, zařazeným místo voltmetu při odpojeném odporu zatěžovacím, byl v této poloze zjištěn vnitřní odpor 58 kΩ.

Křivky 2, 3 a 4 vznikly podobně, jen bylo při nich do katody zařazováno po stupně více závitů n_k . Příslušné hodnoty jsou v následující tabulce spoju s měřeným i vypočteným vnitřním odporem.

Čís.	n_k	k	R_i'	p	R_a	R_i měř.	ΔR_i	z/z'	e_1
1	0	0	(58 000)	31,3	5 600	58 000	0	1,00	2,4
2	125	0,048	2 600	32,9	6 100	3 500	900	0,3	8,0
3	250	0,091	1 400	34,4	6 600	2 600	1 200	0,18	13,3
4	625	0,200	640	39,2	8 400	2 100	1 460	0,09	26,4

Tabulka výsledků

n_a trvale 2500 závitů, n_2 80 záv.

Hodnoty v tabulce jsou tyto: číslo odpovídá křivkám na obraze 3, n_a je počet závitů, zařazených za anodu, n_k — totéž za kathodou, n_2 je počet sekundárních závitů, k jest činitel zpětné vazby: $k = n_k/(n_k + n_a)$, R_i je vnitřní odpor, vypočtený podle vzorce (2) z R_i' , změřeného pro $k = 0$, t. j. 58 kΩ. Hodnota p je převod výst. transformátoru, vypočtený z poměru zařazených primárních závitů k sekundárním: $p = (n_a + n_k)/n_2$. R_a je zatěžovací odpor, vypočtený ze zatěžovacího odporu na sekundáru násobením čtvercem převodu, který se při změnách n_k poněkud mění, a připočtením 700 ohmů jako ohm. odporu vinuti. Ve sloupci R_i měř. je hodnota vnitřní odporu stupně, změřená na sekundáru můstkovem na střídavý proud při 50 c/s a násobená čtvercem převodu. Hodnota ΔR_i je rozdíl mezi hodnotou měřenou R_i a vypočtenou R_i' , která obsahuje předně ohnický odpor vinuti výst. transformátoru, přeponitáného na primár (zhruba 700 Ω), a dále jednak vliv rozptylové reaktance, jednak nepřesnosti měření a hodnot. I tak vidíme, jak malého výstupního odporu v poměru k odporu zatěžovacímu lze dosáhnout, zvláště když bychom se snažili omezit ohnický odpor a rozptyl výstup. transformátoru. Toto by se nejsnáze stalo umístěním sekundáru mezi primář, rozdělený na polovice, nebo pro snazší výrobu alespoň mezi n_a a n_k . — Tabulku uzavírá údaj poměru zisku se zpětnou vazbou a bez ní, z/z' , a budící napětí ve voltech eff. pro výkon 2 W.

Vratme se ještě k obrazu 3. Křivka 1 dokládá nevalnou jakost výstupního transformátoru (příliš malou primární indukčnost) a z toho plynoucí značné zeslabení hlubokých tónů. Naopak v oblasti výšek transformátor vyhovuje, neboť účinek rozptylové indukčnosti omezuje velký vnitřní odpor koncové pentody, proti němuž se rozptylová reaktance nemůže již uplatnit. U křivky 2 je významně výšší zisk, než u křivky 1, a to i když je napětí výstupního transformátoru významně nižší.

Obrázek 3. Kmitočtové charakteristiky koncového zosilovacího stupně podle obrázku 2, pro různé hodnoty zpětné vazby. S rostoucí vazbou se projevuje klesání vnitřního odporu při růstem hlubokých a zeslabením vysokých tónů.

Náš měřítko, který jsme tu uvedli, prospěje zájemcům o stavbu zesilovače s dobrým přednesem přechodných zjevů, a to jednoduchých i dvojčinných, neboť jinak jen s koncovými triodami, dnes stále vzácnějšími, je možné dosáhnout tak malého výstupního odporu. Nezbytné větší zisk v předchozích stupních, a tedy leckde o jeden triodový stupeň více. To je však uvedenými výhodami vyváženo, a bude na nich při rostoucích nározech na přednes záležeti stále více.


Ing. M. Pacák.


Nový dvojitý reproduktor

Elektroakustický transformátor — reproduktor je, a asi ještě dlouho zůstane, nejdokonalejší a nejméně účinnou částí všech reprodukčních zařízení. Aby bylo možno alespoň částečně splnit nároky na věrný přenos (podtržené ještě přichodem kvalitního fm. rozhlasu), muselo se sáhnout k t. zv. dělené produkci, která však vyžaduje alespoň dvou jednotek — pro vysoké a pro hluboké tóny. Toto řešení je však dosti nákladné a proto pro menší zařízení snaží se hlavně američtí výrobci spojit tyto dva reproduktory v jeden celek.

Se zajímavým řešením přišla v poslední době na trh firma Jensen. Její kombinace se skládá z malého permanentního dynamiku pro vysoké tóny s exponenciálním trichýtem a z velikého buzeného reproduktoru pro hluboké tóny. Reproduktor pro vysoké tóny je umístěn vzadu na magnetu buzeném a jeho lehká kmitačka s tuhým zavěšením pracuje do tlakové komůrky. Exponenciální trichýt tvoří předně vrtání v trnu reproduktoru pro basy, a dále jeho membránu. Část pro hluboké tóny (Ø 32 cm) má mohutný buzený magnet s vysokou, vzduchovou mezerou a velmi měkkým středním. Také účinnost této části je dosti značná, protože i zde se uplatňuje dobré přizpůsobení exponenciální membránou. Podle údajů výrobce reproducuje tento amplion na přiměřené ozvuční frekvence v rozsahu 30 až 10 000 c/s. K reproduktoru dodává firma výstupní transformátory pro všechny běžné koncové elektronky a také potřebnou elektrickou „výhybku“ pro rozdělení tónových frekvencí oběma částmi kombinace. (Podle Radio Craft, June 1946.)

O. Horna.

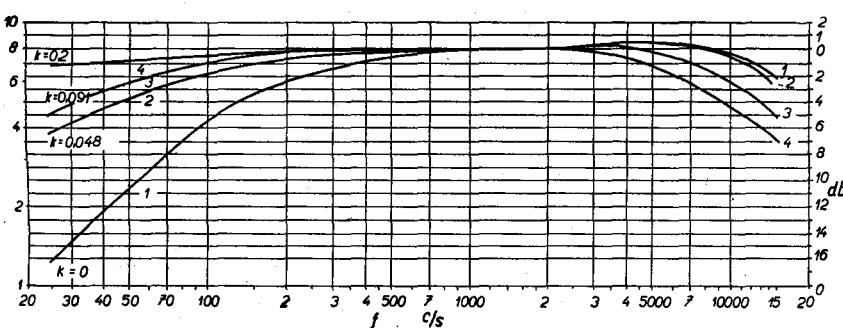

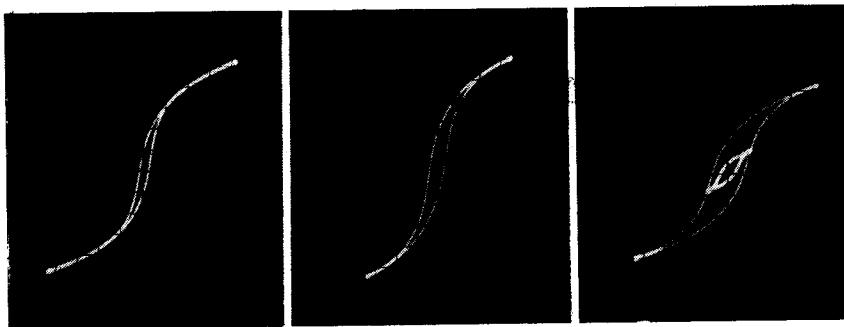

Ukázky oscilogramů hysteresních smyček běžných transformátorových plechů: vlevo při maxim. sycení 15 000 gaussů, uprostřed při 8000 G, vpravo při 1000 a 5000 G.

MĚŘENÍ FERROMAGNETICKÝCH MATERIÁLŮ

Zmiňme se především o klasickém způsobu stanovení hysteresní smyčky metodou, která užívá balistického galvanometru. Podstata úpravy je patrná z obrazu 1. Cívky o počtu závitů z_1 a z_2 jsou navinuty na toroidním (prstenkovém) jádru ze zkoušeného materiálu. Může se pochopitelně použít i jiného tvaru jádra, je nutno však uvažovat vliv eventuálních vzduchových mezí. Postup měření je tento: v primárním obvodu měníme prudce (zkratováním části odporu R_2) protékající stejnosměrný proud o určitou hodnotu Δi . Napíšeme-li si diferenciální rovnici pro indukované napětí na sekundární straně:

$$\frac{d\Phi}{dt} \cdot z_2 = U = i_2 R_g$$

a provedeme-li integraci při současném dosazení za průřez protence (Sj), dostaneme výraz pro změnu magnetického sycení v jádře při změně proudu o Δi :

$$\Delta B = \frac{Rg \cdot Q}{Sj \cdot z_2} \cdot 10^8 \quad [G]$$

$$(Q = i_2 dt \cdot t; \Delta \Phi = Sj \cdot \Delta B)$$

Je-li balistická konstanta galvanometru k , pak je náboj, který projde balistickým galvanoměrem přímo úměrný jeho výchylce α v dílkách

$$Q = k \cdot \alpha$$

a platí

$$\Delta B = \frac{Rg}{Sj \cdot z_2} k \cdot \alpha \cdot 10^8 \quad [G]$$

Hysteresní smyčku pak kreslíme v pořadnicích H (Oersted) a B (gaussy). Přírůstek pořadnice H pak je

$$\Delta H = \frac{\Delta i_1 \cdot z_1}{l_s} \quad [\text{az/cm}]$$

kde l_s je střední délka siločáry. Chceme-li hodnotu H v Oe, jak se často také udává, stačí hodnotu v ampérzávitech násobit číslem 1,256 (0,4 · π). Proud i_1 při měření měníme od nuly do pozitivního maxima, pak se skoky vracíme zpět přes nulu do negativní krajní hodnoty, načež konečně přejdeme opět přes nulu do maxima pozitivního. Hysteresní smyčka je nakreslena na obr. 2.

Několik měřicích metod pro stanovení magnetických konstant a vlastnosti ferromagnetických materiálů

Dt V 621.317.3



Ing. Aleš Boleslav

Křivka oa je tak zvaná křivka panenská, kterou dostaneme, začneme-li měření na odmagnetovaném materiálu.

Remanence materiálu je úsek na ose B (oc), koercitivní síla, úsek oe na ose H .

Uvedená metoda se dobře hodí pro materiály o větší koercitivní síle a remanenci (materiál pro permanentní magnety). Pro transformátorové plechy a jiný materiál o poměrně malé ploše hysteresní smyčky obě křivky acb a bda skoro splývají a ztotožňují se s panenskou křivkou. V takovýchto případech stačí měřit magnetisační křivku materiálu a plochu hysteresní křivky stanovit měřením ztrát metodou, již uvedeme dále.

Methoda pro stanovení magnetisační

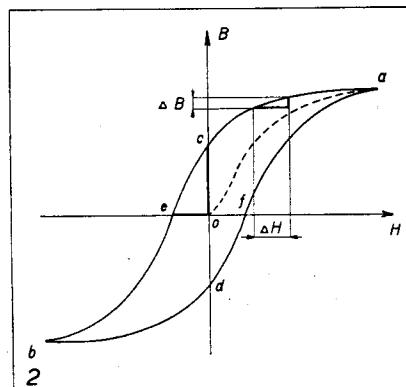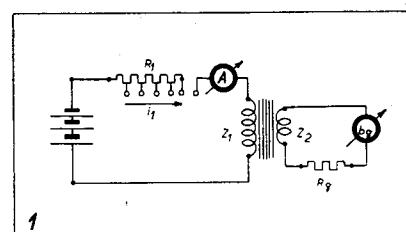

křivky je podobná prvé. Rozdíl je v tom, že při tomto měření komutujeme proud a tak stanovíme přímo sycení, které v daném případě bylo v materiálu.

Rovnice pro B přejde ve tvar:

$$B = \frac{RQ}{2Sj \cdot z_2} \cdot 10^8 \quad [G]$$

Magnetisační křivka pak umožňuje stanovit průměrnou permeabilitu

$$\mu = \frac{B}{H} \quad [\text{G, Oe}]$$

Uvedené metody balistické dávají velmi přesné výsledky, jsou však nákladné a pracné. Jednodušší a hlavně rychlejší je použít k indikaci a nakreslení křivky osciloskopu. Zapojení je znázorněno na obraze 5.

Pro sekundární stranu transformátoru, vytvořeného na vzorku zkoušeného materiálu, platí:

$$\frac{d\Phi}{dt} z_2 + \frac{di_2}{dt} L + R_c \cdot i = 0$$

Je-li odpor sekundárního vinutí a odpor pomocné tlumivky zanedbatelný proti L , což se dá vhodnou volbou L snadno splnit, vypadne třetí člen rovnice a celek se dá snadno integrovat. Dostaneme:

$$\Phi \cdot z_2 = iL$$

čili po dosazení:

$$B = i \frac{L}{z_2} - \frac{1}{Sj} = \frac{U_{R2} \cdot L}{R \cdot z_2 \cdot Sj}$$

Je tedy sycení přímo úměrné proudu v sekundárním obvodu, resp. napěti na pomocném malém odporu R_2 .

Funkce celého zařízení je tato: z odporu na primární straně R_1 odeberáme napětí úměrné proudu magnetisačnímu a přivádime je na vodorovně odchylující destičky obrazové elektronky. Při větších syceních je napětí velmi silně deformováno třetí harmonickou, způsobenou přesycením železa. Na svisle odchylující destičce přivádime napětí z pomocného odporu R_2 , zařazeném v sekundárním obvodu měřeného objektu, přes korekční člen RC , kterým podle potřeby natáčíme fázi, a přes pomocný zesilovač, pokud možná bez fázového skreslení. Na stínítku se pak objeví hysteresní smyčka materiálu.

Pro měření je ještě nutno stanovit měřítko na ose vodorovné a svislé. Na vodorovně odchylující destičce obrazových elektronek přivádime napětí přímo, bez zesilovače. Můžeme tedy nechat protékat odporem R_1 stejnosměrný proud takové velikosti i_s , aby průsek se vychýlil až skoro k okraji stí-

nítka. Této výchylce pak odpovídá při měření magnetomotorická síla:

$$\frac{i_{1s} z_1}{l_s} \text{ [az/cm]} \text{ anebo } \frac{i_{1s} z_1}{l_s} \cdot 1,256 \text{ [Oe]}$$

Měřítko na svislé ose určíme změřením na odporu R_2 (U_{R2}) a dosazením do rovnice pro B . Zde se ani při větších sycených nedopustíme velké chyby, protože napětí na odporu R_2 je velmi přibližně sinusové jen s malou třetí harmonickou. Uvedená metoda je velmi pohodlná a vede velmi rychle k cíli, zvláště protože měření dává ihned křivku celou a nejen jednotlivé body. Uvedenou metodou můžeme sledovat, jak se křivka mění změnou sycení a po případě i změnou kmitočtu.

U transformátoru je zvláště důležitá permeabilita v blízkém okolí pracovního bodu, při změně magnetického pole o určitou malou hodnotu (o takovou, jaká se v daném případě v provozu vyskytuje). Uvedená permeabilita je přibližně směrnice tečny k hysteresní smyčce v bodě, ve kterém se pracuje.

Permeabilitu, resp. vodivost materiálu při určitém sycení určíme ze změněné indukčnosti (můstekem anebo jinak) ze vztahu:

$$L = G z^2 \quad G = \frac{L}{z^2} \quad [\text{H}]$$





Při čemž:

$$G = 1,256 \cdot S_j \cdot \mu \cdot 10^{-8} / l_s \quad [\text{H}]$$


Změnu sycení okolo pracovního bodu určíme ze známé rovnice pro transformátor:

$$B = \frac{u}{4,44 \cdot f \cdot z_1 \cdot S_j} \cdot 10^8 \quad [\text{G}]$$

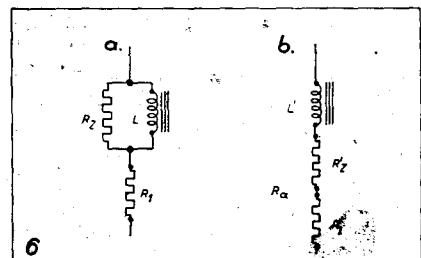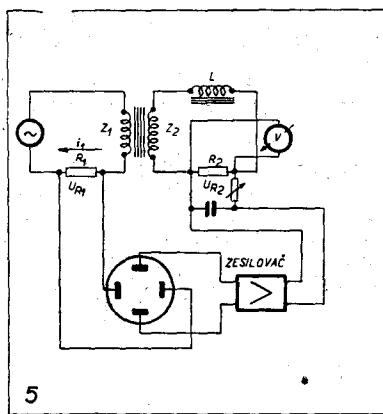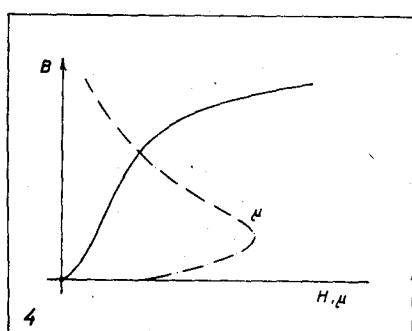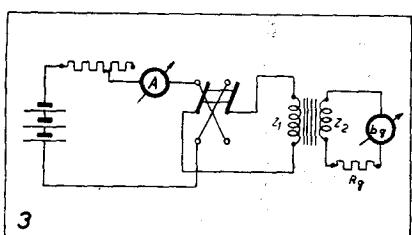Pokud má jádro ještě sycení stejnosměrné, určí se toto balisticky, jak bylo uvedeno na začátku článku (při stanovení magnetizační křivky). Permeabilita takto změřená (dynamická) je velmi



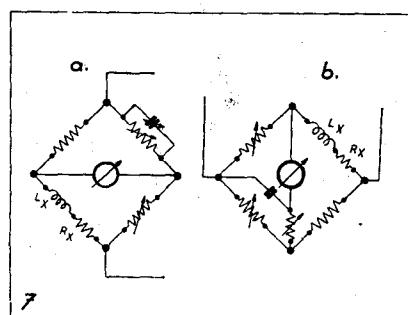důležitá pro navrhování vstupních a výstupních transformátorů a stanovení počtu závitů při potřebné minimální primární indukčnosti. Kromě permeabilita je důležité určit také eventuální ztráty v materiálu. Jsou to jednak ztráty



hysteresní, jednak vřívé. Hysteresní ztráty je možno stanovit planimetrováním hysteresní smyčky, ovšem u normálních transformátorových plechů je to ovšem nesnadné (hysteresní smyčka je příliš šíhlá). Pro normální účely silnoproudého ztráty měří při 50 c/s a různých sycení B normálním wattmetrem. Řada různých metod je popsána v Technickém průvodci, Elektrotechnika, IV. díl (Č. Matice techn.). Pro malé slaboproudé transformátory, kde ztráty dosahují často jen zlomky mW, se ovšem této metody použít nedá. Uvedu zde velmi jednoduchou metodu, kterou je možno měřit ztráty v železe i u nejménších a nejchoulostivějších transformátorů a tlumivek. (Ztráty mají u tlumivek velký význam, zvláště pokud se jich užívá jako členů v obvodech se seriovou rezonancí a kde ztráty způsobí zhoršení obvodu).

Ztráty u transformátoru na prázdnou (nebo u tlumivek, což je totéž) si můžeme znázornit jako paralelně připojený odpór R_z . Odpór R je ohmický odpór vinutí (obr. 6a). Velikost ztráty je pak dána při určitém napětí U výrazem

$$Z = \frac{U^2}{R_z} \quad \text{Při tom nesmíme zapomenout,}$$

že R_z závisí mimo jiné na sycení B a proto i na napětí U na cívce.

Transformátor nebo tlumivku měříme můstekem, který umožnuje odečíst odděleně L a R . Jsou to na př. můstky Maxwellův (7a) a Andersonův (7b) (Techn. průvodce, Elektrotechnika, V. str. 75, 76).

Tímto způsobem odečteme hodnoty jak jsou patrný z obrazu 6b, čili

$$L' \quad a \quad (R_1 + R'_2) = R_a$$

(Odpor R_1 je skutečný ohmický odpór, měřený stejnosměrným proudem). Mají-li být obvody 6a a 6b rovnomocné, musí platit pro odpor

$$R_z = \frac{(R'_2)^2 + \omega^2 L'^2}{R'_2}$$

a pro indukčnost

$$L = \frac{R'_2^2 + \omega^2 L'^2}{\omega^2 R'_2}$$


což plyne z rovnice o rovnocennosti obvodů na obr. 6a a 6b.

$$R'_2 + j\omega L' = \frac{j\omega LR_z}{R_z + j\omega L} \quad *)$$

Ztráty v železe pak mají hodnotu $\frac{U^2}{R_z}$ jak bylo již uvedeno. Výhodnější než metoda početní je metoda grafická, kterou přivedeme obvod 6a na rovnomocný 6b velmi pohodlně a rychle. Nebudeme uvádět dokaz. Až v některém z příštích čísel se zmíníme o několika výhodných grafických konstrukcích, jež zjednoduší a vyřeší i poměrně dosti komplikované problému v oboru stří davých proudů.

Na svislou osu (reálnou) naneseme změřený odpór R_a ve vhodném mě-

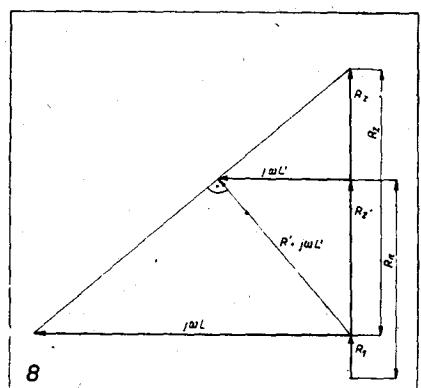
* Čti také Transformace seriových impedancí v paralelní, RA č. 5/1946, str. 113.



řítku. Od počátku vektoru R_a naneseme velikost R_1 (odpor cívky, měřený stejnosměrným proudem). Úsečka $R_a R_1$ je odpor R_z' . Ve vrcholu R_z' vedené kolmici, na kterou naneseme $\omega L'$. Na vektor $R_z' + \omega L'$ vedené kolmou přímku. Průsečík této přímky se svislou osou je vrchol vektoru R_z , průsečík s osou, vedenou ve vrcholu R_1 koncový bod vektoru $j\omega L$.

Je patrné, že ztrát v železe můžeme při vyšších frekvencích snadno naměřit, že indukčnost klesá a seriový odpor stoupá.

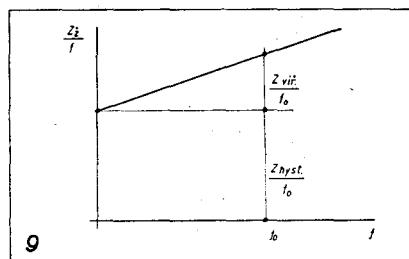Chceme-li si oddělit ztráty hysterese od vřivých (je to někdy nutné, aby chom zjistili, zda vřivé ztráty nevznikají na př. špatnou isolaci plechů), provádime měření při stálém sycení v jádře (při tom můžeme zanedbat úbytek napětí na odporu vinutí). Pak nakreslíme dia-



gram, kde jako úsečku nanášíme kmitočet, jako pořadnice podíl ztrát a frekvence.

Průběh Z_z/f jako funkce f je velmi přiblžně lineární, protože při konstantním sycení jsou hysterese ztráty úměrné frekvenci, vřivé čtvrti frekvence. V bodě, kde prodloužená přímka $Z_z/f = \varphi(f)$ protíná osu svislou, vedenou rovnoběžku s osou, která rozděluje ztráty na hysteresi a vřivé, jak je vidět na obrazu 9.

PRVNÍ ELEKTRONOVÝ MIKROSKOP V SSSR


Kolektiv závodu Krasnogvardějec zhотовil vzorný elektronový mikroskop konstrukce profesora B. A. Ostroumova. Elektronový mikroskop umožňuje rozpoznaní nejdobnějších živých organismů — filtratelných virů, neviditelných ani nejsilnějšími mikroskopy. ip.

— Inženýři společnosti Federal Telephone and Radio Corp. uvažují o možnosti použít Měsíc jako odrazového zrcadla pro světové vysílání na ultrakrátých vlnách. Vysílač, zaměřený na Měsíc, mohl by mít být po odrazu slyšitelný na Zemi všude, kde je právě Měsíc nad obzorem. Prokáží-li chystané zkoušky splnitelnost této myšlenky, padla by překážka krátkého dosahu, která dosud brzdí využití ultrakrátých vln pro větší obvody. ip.

— Britské ministerstvo pošt přidělilo kmitočet 450,5 Mc/s pro řízení modelových letadel a člunů. S podmínkou, že výkon přístrojů nepřesahne 5 wattů v anténě a že se kmitočtové pásmo omezí na 450 až 451 Mc/s, stačí k legálnímu použití pouhé ohlášení příslušnému dozorčímu úřadu. ip.

ROVNOHÉJŠÍ STUPNICE

mechanickým převodem

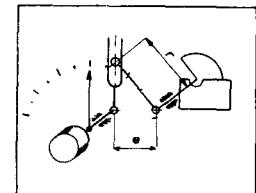


Toto jest podstatou výstředného mechanizmu.

Stupnice jest vždy vázana s hřídelem knofliku, nikoliv kondensátorem.

sáhnout toho, že se při stálé rychlosti hřídele knofliku (a ovšem také stupnice) již si představme spojenou s tímto hřídelem buď přímo — ukazatel — nebo prostřednictvím vhodného stálého převodu) se ladící kondensátor točí na začátku pomaleji a na konci rychleji, takže původní státně začátek stupnice se rozráhne na úkor dráži příliš řídkého konce.

Tento převod není novinkou, používal ho, pokud víme, jeden z výrobčů, jehož přijímače měly pak vskutku jmenné stupnice pěkně rovnoměrné. Sami jsme dopřáli k vhodnému použití při stavbě malého komunikačního superhetu, kde nás nerovnoměrnost stupnice také rušila a kde z jiného důvodu bylo zapotřebí vložit mezi šroubový převod a kondensátor spojku, jež by nepřenášela jiné síly, než pro otáčení.

Jak takový mechanismus navrhnut? Je to docela snadné. Na hřídele kondensátoru upevníme kličku o poloměru r , na hřídele knofliku resp. stupnice páku s podélným výřezem pro kličku. Váli vyloučíme nejsnáze přitlačováním kličky k jednomu boku výřezu pružinou. Hřídele knofliku a kondensátoru jsou rovnoběžná a vzdálené o jistou hodnotu e (excentritetu, výstřednost). Tuto hodnotu snadno určíme. Podívejte se na vnější stupnici. Vidíte z ní, že střední kmitočet rozsahu, je to 1,0 Mc/s, který by měl být ve středu oblouku, je posunut stranou. Uložíme-li však hřídele stupnice tak, aby na jejím oblouku byla tato hodnota právě uprostřed, máme závadu napravenu a hodnotu e približně zjištěnu. Když pak jednoduchým překreslením zjistíme průběh nové stupnice, jak je to na menším oblouku v obrázku, shledáme ji značně rovnoměrnější než byla původní. Zde je stokilociklový interval na počátku jen asi třikrát menší, než týž interval na konci, v ostatním rozsahu je stupnice už na pouhý pohled mnohem rovnoměrnější než předchozí. Kdyžchom chtěli mít okrajové intervaly rozsahu přesně stejně, zatím co původně bylo

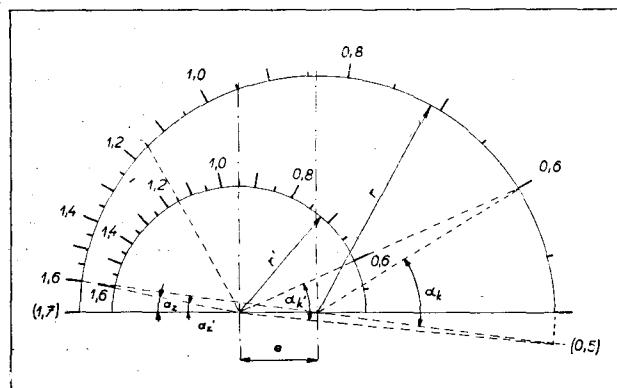

Porovnejte rozdělení stupnice na větším a menším polokruhu: menší, který přísluší výstředné spojce mezi stupnicí a ladícím kondensátorem, dává rozdělení téměř rovnoměrné.

$$\frac{az}{ak} = p$$

pak dojdeme po snadném přibližném výpočtu k výsledku

$$e = \frac{1-p}{1+p} \cdot r$$

A tak v našem případě, kdy p , jak jsme uvedli, bylo asi 0,20, vyjde

$$e = r \cdot 0,3/1,2 = 0,667 r.$$

kde r je podle obrázku zvolený poloměr klykli. Vidíme, že pro úplnou korekci je výstřednost značná. Nebudeme ji vždy moci použít, protože požadavky na přesnost a spolehlivost mechanismu nedopouštějí příliš veliké kolísání převodu, záleží však také na provedení a dílnských možnostech. Nejde, ostatně o to, abychom stupnice linearisovali dokonale, protože to tento jednoduchý mechanismus dovoluje jen ve zvláštních případech původního průběhu, které asi nebudu často splněny. Namísto přesného řešení je však snazší a přehlednější zvolit třeba podle předchozího způsobu odhadu se středem rozsahu několika hodnot e , vykreslit příslušné průběhy stupnic a podle nich vybrat vhodnou, nejpříliš velikou hodnotu e . Dosažený zisk je značný, jak dokládá i náš prostý obrázek, a jistě ho využijí podnikavější z našich čtenářů. P.

Raketové pomy v miru

Skupina britských vědců se zabývá problémem raketového letu v dobách míru. Při výzkumu jim pomáhá několik význačných německých odborníků, kteří konstruovali pověstné zbraně V1 a V2. Pracuje se nyní na raketě, která by vyuvinula rychlosť 12 800 km za hodinu a která by dosáhla výšky 4800 km. Prozatím se vědci setkávají s mnoha potížemi. Hlavním problémem je řízení náboje, který létá mnohem rychleji, než se šíří zvuk. Nejlepším řešením snad bude kontrolovat rychlosť menšími „přívěsnými“ raketami. — Zcela nový obzor se nám jeví, uvažujeme-li o raketovém letu ve spojení s atomovou energií. Váha pohonných látek, která tvoří asi dvě třetiny celkové váhy, by téměř úplně zmizela. Za této okolnosti by rychlosť a akční radius byly skoro neomezeny. Odborníci již mluví o raketách, které by dosáhly závratné rychlosti 384 000 km za hodinu a věří, že do 20 až 30 let bude možno navštívit jiné planety. — Tak se může stát, že uvidíme další proroctví H. G. Welse uskutečněno. — bis.

Jak pracuje

HANDIE-TALKIE

Tak vypadá příruční radiotelefon americké armády, připravený odšroubováním ochranné patky a vztýčením vysouvací antény k uvedení dochodu. Po pravé straně dole je tlačítko pro přepínání s příjmu na vysílání, vodotěsně kryté gumou. Po odklopení dna a víčka lze nejenom snadno vyměnit baterie, nýbrž i jediným hmatem vytáhnout celý přístroj.

Kdo by neznal alespoň z obrázků a zpráv populární malý transceiver, v americkém vojenském slangu zvaný handietalkie? Byl to, jak se zdá, nejrozšířenější komunikační přístroj této války, a jak Američané, tak Angličané ho používali skoro u všech služeb.

Cervencové číslo amerického Radio Craft přineslo podrobný popis tohoto malého radiotechnického zázraku, jehož mohl používat každý. Obsluha spočívá ve vytázení zasuvací antény, čímž se současně uvede přístroj do chodu (antena spojena s vypinačem žhavení a anodového napětí), a v přepínání vodotěsným tlačítkem z příjmu na vysílání. Každý přístroj byl totiž křemenným výbrusem přesně nalaďen na určenou frekvenci (u tohoto modelu v pásmu 3500 až 6000 kc/s) a účinnost AVC, nf zesílení a výkon koncového stupně byly nastaveny předem tak, aby v okruhu 5 až 6 mil (8 až 10 km) byl zaručen hlasitý poslech. Tím odpadl i obvyklý regulátor hlasitosti.

A nyní se podívejme na schéma tohoto radiotelefonu. V poloze „příjem“ je přístroj zapojen jako pětielektronový superhet s mezifrekvencí 455 kc/s. Vysouvací antena tvoří část pevně nastaveného antenního obvodu, který je doladěn na žádanou frekvenci vzduchovým kondenzátorem. Koncová pentoda 3S4 pracuje jako vf. zesilovač. Pro úsporu energie má žhavení jen jednu část vlnáka a také její anodový proud je zmenšen odporem v anode a stínící mřížce. Zesílený signál jde do směšovače 1R5, jehož oscilátor má místo ladícího obvodu křemenný výbrus s frekvencí o 455 kc/s nižší než přijíma-




ná. Takto vzniklá mezifrekvence (455 kc/s) se zesílí v obvyklém mf stupni, osazeném vf pentodou 1T4. Resonanční křivka prvního mf filtru je zploštěna odporem 1 megohm. Diódová část sdružené elektronky 1S4 slouží k detekci a AVC, pentodová část je zapojena jako odpovídající vf zesilovač. Jelikož pro telefonní dynamické sluchátko je plný výkon koncové pentody 3S4 nadbytečný, je její žhavicí a anodový příkon zmenšen stejně, jako u vf. zesilovače (kontakty K, LM a H).

Při přepnutí do polohy „vysílání“ (obrazec 3) pracuje přístroj jako dvoustupňový vysílač s anodovou modulací. Do oscilačního obvodu směšovací elektronky 1R5 zapojí se druhý krystal, vyládený na stejnou frekvenci jako vstupní obvody a triodová část 1R5 pracuje jako oscilátor a budič koncového vf stupně s pentodou 3S4, která je nyní přepnuta na plný výkon. Antenní obvod a kapacita antény proti kovové kostře tvoří filtr proti vyšším harmonickým. Na vstup nf zesilovače (1S5) se zapojí dynamický mikrofon a koncová pentoda 3S4 (rovněž přepnuta na plný výkon) zastává funkci modulátoru. Před výstupním transformátorem je zařazen (spoj NO) tlumící odpor 330 kΩ. Ve sluchátkách je proto při vysílání slabě slyšet modulaci, takže je možné snadno kontrolovat její jakost. Mf pentoda 1T4 je během vysílání vypnuta přerušením žhavicího obvodu. Celý transceiver i s bateriemi pro 50hodinový duplexní provoz je vestavěn do plechové vodotěsné skřínky 8×12×35 cm a váží celkem 3 kg. Zajímavým doplňkem přístroje je skládací rámová antena, která umožní zbloudivšímu vojákovi „zaměřit“ si matefskou stanici a tak se orientovat v neznámém terénu.

O. Horna.

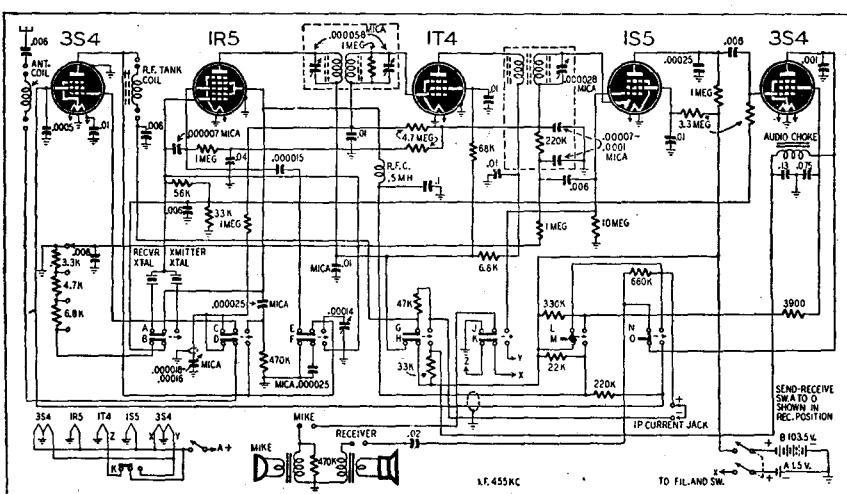
— Američtí výrobci žádají, aby bylo dovoleno vyrábět známé vojenské příruční radiotelefony (handie-talkie) pro civilní potřebu. Jde o tvar zvláště malý s antenou délky 50 cm a s celkovou vahou 160 gramů. Dosah přístrojů je podle příjemových podmínek 1 až 5 km. ip.



MALÝ KOMUNIKAČNÍ SUPERHET

Jak omezená dodávka radioamatérských součástek, tak opětované žádosti čtenářů byly pobídou k návrhu superhetového přijimače z převážně vojenského materiálu, zejména elektronek, upraveného pro poslech vzdálených stanic. Označujeme-li tento výsledek práce tématě dvouměsíční přívlastkem „komunikační“, je to dojista mírná nadsázka proti oprávněným nositelům tohoto označení; zmírňujeme ji proto doplňkem „malý“, který se spíše než k rozdíru vztahuje k výkonu. Abychom se tedy vyvarovali nedorozumění, informujeme čtenáře už zde, že dosah, selektivnost i jakost přednesu jsou asi takové, jako u standardního čtyřstupňového superhetu rozhlasového. Není to málo; je to ovšem méně než se dosahuje u přístrojů speciálních s deseti a více elektronkami, s jedním nebo dícela dvěma preselekčními vf stupni a se třemi mf filtry, doplněnými po případě krystalem. Důvody, pro něž se tak velké konstrukci dosud vyhýbáme, jsou opravdu závažné. Zájemce o takový přístroj musil by především sám vyrobit veškeré cívky, od ladicích až po mf filtry, neboť to, co lze zatím koupit, vyhovuje pro trvající poválečné omezení jen velmi skromným nárokům. Opatření jakostního materiálu — jader a kablíků — je dosud obtížné. Za druhé nemáme dosud standardních, všude dostupných elektronek, kdežto typy vojenské připouštějí speciální využití s obtížemi ne nepodstatnými. Konečně je tu i vnější příčina: na rozhlasových pásmech všech rozsahů je dosud zmatek, spolehlivých vysílačů je málo, poslech je dosti rušen a vcelku nám rozsáhlý, dokonalý přijimač připadá v světovém etheru asi tak jako dálkové auto na zanedbané okresní silnici.

Po tomto málo růžovém prospektu nám leckterý čtenář v duchu klade otázku, proč tedy vůbec podobný přístroj stavíme? Odpoví na to schema a prohlídka snímků. Z nich vidíte, že je tu po prvé vyvinut přístroj — prototyp amatérského typu: dokonalý šroubový převod se stodílnou stupnicí dovoluje snadno ladit i na pásmech nejvyšších, a protože je nepřemenný, umožnuje opětne vyhledání jednotu zjištěné stanice takřka po slepu. To je zásadní přednost proti všem dosavadním typům, které jsme zde předvedli, s výjimkou superhetu na baterie s elektr. řady D21 z letočního čísla 3, který ovšem měl dosah podstatně skromnější. Také jinak je úprava výhodná a jistě se zalíbí milovníkům účelného technického zevnějšku. Stupnice je kruhová, s využitím pěti šestin celého kruhu, a je proto značně dlouhá, třeba se to nezdá. Vnější kruh má délku 380 mm, vnitřní (pro dlouhé vlny) má 185 mm, tedy více než běžné stupnice přímé. Regulátor hlasitosti má rovněž stupnice s jemným dělením od 0 do 100 na tři čtvrtiny kruhu, a ač je tu hlavní dívodem souměrnost, i to má svou cenu při odhadování výkonu stupnice. Jednoduchý, bohužel nepříliš výrazný ukazatel ladění s dountavkovou obcházkou nedostatek elektronových indikátorů, zvláště větších citlivostí (udává také zapojit stav přístroje). Telefonním přepínačem

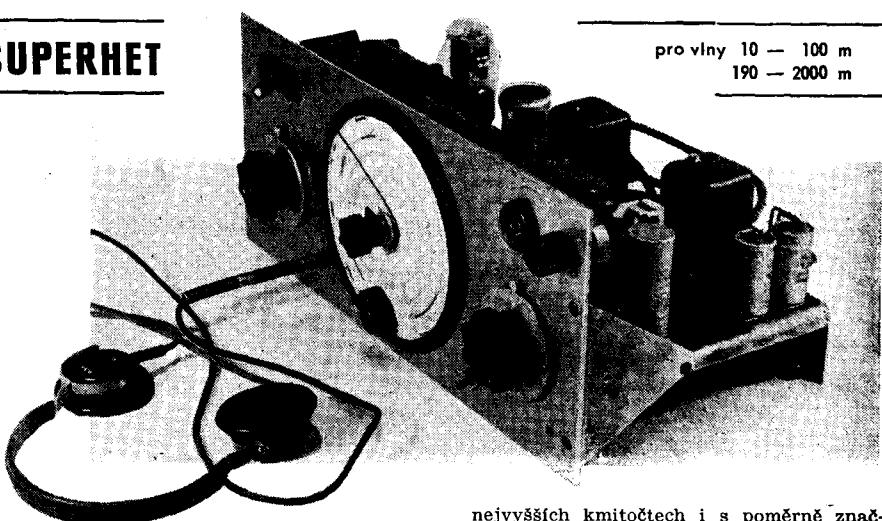

pro vlny 10 — 100 m
190 — 2000 m

Knoflíky zleva nahoru: přepínač hloubky minus - normál - plus, pod tím regulátor hlasitosti, uprostřed ladicí ukazatel, na společném hřidle doladovač kondenzátoru vstupního obvodu, dole přepínač rozsahů. Vpravo ladicí knoflík s kličkou a doutnavkový indikátor.

můžeme ubrat nebo přidat hluboké tóny, podle toho, posloucháme-li řeč (která je srozumitelnější bez basů) nebo jakostní pořad hudební. Konečně, pokud se zapojení týká, vystačili jsme pro všechny úkoly s běžnými vf pentodami. RV12P2000, jichž má dnešní trh nadbytek; ačkoliv je na směšovacím a mf stupni výhodnější P2001, selektoda. Jenom koncový stupeň má televizní pentodu LV1, a jako usměrňovač máme běžnou, i dnes dostupnou AZ1, ač ovšem místo ní lze použít po změně žhavení i RG12D60, nebo jiné vhodné elektronky.

Může tedy zájemce o výkonný a při tom levný a celkem dostupný přijimač těžit z tohoto pojednání bud' uplný podrobný návod, který lze konečně i rozšířit a zdokonalit podle námětu, které připomene. Nechcete-li stavět přístroj tohoto technického vzhledu, najde tu ale spolehlivě vyzkoušené a osvědčené zapojení pro několik použití vojenských elektronek: jako směšovač a oscilátor pracují dobře až do 40 Mc/s, jáko dvojitou diodu (sdroženou po případě s triodou podle jiného návodu v tomto čísle), jako mf i nf zesilovač i jako zesilovač koncový se spolehlivým výkonem 1,5 W. Věříme, že to všechno jsou hodnotné přenosy, i když nutně musíme počítat s tím, že nebudou vždy všechny využity právě pro ten účel, který jsme měli na myslí.

Popis zapojení.


Přístroj má kromě usměrňovací šest elektronek a výkonem odpovídá standardnímu osazení ECH3, EF9, EBF1, EL3. Nová cena téhoto elektronek je 640 Kčs, zatím co použité vojenské typy vyjdou jen na 452 Kčs, a hlavně jsou na trhu běžné. V zapojení rozeznáme superhet s jediným vstupním ladicím obvodem, s nejprostší kapacitní vazbou s antenou, nastavitelnou trimrem podle druhu antény, se čtyřmi vlnovými rozsahy zhruba 10—30, 30—100, 200—600, 750—2000 metrů. Odděleným oscilátorem obcházíme nedostatek sdržených typů u vojenských elektronek a ziskáváme dobrou činnost při

nejvyšších kmototech i s poměrně značnou kapacitou ladicího kondenzátoru. Dva mf pásmové filtry dávají dostatečnou selektivnost; za nimi je diodová detekce a zpožděná automatica.

Nf část má budíci zesilovač, napájený z logaritmického regulátoru s možností přidání nebo ubrání nejhlubších tónů, kromě polohy obvyklé, při níž jsou však basy také poněkud zvednuty, aby byly kompensovány nevalné vlastnosti běžných výstupních transformátorů. Koncový stupeň je zapojen obvykle a dovoluje připojit místo reproduktoru sluchátka, jejichž použití dává obezřetný „lovec“ přednost v nočních hodinách. Dobře se nám tu osvědčuje naše krystalová sluchátka, jejichž nový tvar, podstatně zdokonalený proti prvnímu, dává výšky opravdu „kríšťalové“, rozhodně ostřejší, než leckteré, poruchami zatížené signály připouštějí. — Síťová část má obvyklý dvoucestný transformátor s vakuovou, přímo žhavenou usměrňovačkou, pracující na kondenzátorový vstup filtru s tlumivkou. V záporné větví jsou dva odpory pro vytvoření záporného napětí proti kostře, které potřebujeme jednak pro koncovou elektronku, dále v menší míře pro nf budíci elektronku a pro elektronky vysokofrekvenční, kde je však totto napětí zmenšeno děličem z trif odporu po 1 MΩ až na třetinu a doplňujeme je napětím z diody automaticy. Konečně potřebujeme malé záporné napětí pro posunutí oscilačního napětí vůči zemi, neboť je výhodné, nepřebíhají-li jeho vrcholy do kladného napětí a neloví-li elektrony z anodového proudu směšovače. Nesmíme si ovšem myslit, že mřížka oscilátoru má nulové napětí vůči zemi: je posunuta do záporné oblasti zhruba o maximální hodnotu oscilačního napětí a proto napájíme třetí (brzdící) mřížku směšovače přímo z nf. Malé napětí, kterým oscilační kmity přečerpají přebíhají do kladné oblasti v mřížce oscilátoru (musí tu být, jinak by mřížkovým svodem oscilátoru netekl proud) právě posuneme zmíněným napětím odporníkem 50 + 50 ohmů v záporné větví filtru. Přesvědčili jsme se však poslechem, že i bez této úpravy, kdy tedy je kathoda oscilátoru uzemněna na kostru, je činnost zajištěna dobrá.

Ladicí obvod.

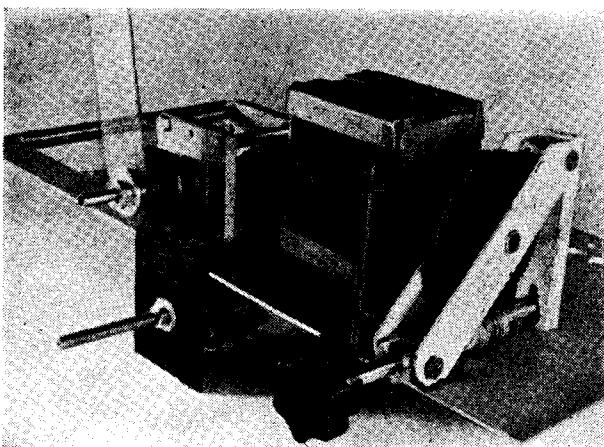Omezení, jenž nám ukládá dnešní neuspokojivý stav trhu amatérských sou-



částí, byla vskutku třízivá. Zvolený přepínač Always, dvojitý, s 2×3 spinacemi obvody, dovoloval jen toto primitivní zapojení. Protože jsme chtěli vystačit aspoň pro střední a dlouhé vlny s tovární cívkovou soupravou Palaba (6399 pro vstup a 6396 pro oscilátor; čísla ve schematu platí pro tyto cívky), musili jsme při daném přepínači volit úpravu, při níž jsou právě tyto rozsahy trvale připojeny na ladící kondenzátor, a cívky pro rozsahy vln krátkých se připojují k nim paralelně. Podstatně výhodnější bylo by použití přepínače Philips, tvar TE s dvěma kotoučky a čtyřmi položkami, který dovoluje v každé poloze šest sepnutých dotyků. Pak se však přimluovává za tuto změnu: 1. všechny cívky přepínat samostatně. 2. Oscilátorovou ladící cívku rozsahu nejbližší nižšího než ta, která právě pracuje, spojovat nakrátko. 3. Použít induktivní vazby s antenou, a to vinutím

o zhruba trojnásobném počtu závitů než má příslušné vinutí ladicí. Tím dosáhneme po celém rozsahu nejrovnoměřejšího průběhu vazby, zatím co kapacitní kolísá v poměru asi 1:10, a je na začátku každého rozsahu zbytečně těsná, kdežto na konci nepřijemně volná. Úpravu nemůžeme, bohužel, popsat podrobně, protože nelze počítat s typem jádra, každému dostupným. Zkušenější konstruktéři mají však ve starých číslech tohoto listu dosti návodů, použijí-li, což je nejvíce hodné doporučení, otevřených nebo uzavřených železových jader pro střední a dlouhé vlny.

Z cívek ladícího obvodu vyrábíme tedy jen cívky krátkovlnné. Ke stavbě jsme použili keramických kostiček, které jsou v pražských obchodech (a snad i na velekově) na prodej za 1,20 Kčs. Lze do nich vložit šroubová železová jádra Ø 7 mm (Palaba 6362), místo závitu stačí motou-

zek, navlečený současně s jádrem přičleně na závit, tedy směrem osy. Kostičkám odpovídá velmi přibližně trubka o průměru 15 mm, které můžeme použít místo nich.

Cívky mají tyto hodnoty:

Rozsah 30–100 m: L4 a L10: 20 závitů drátu 0,5 mm smalt, vinuto na délku asi 20 mm (po dvou drátech v každém zárezu kostry). L11 – 10 závitů drátu 0,2 mm. – Rozsah 10–30 m: L5 a L12 4 záv. drátu 1 mm, holý (smalt opálit a vyleštít), vinuto s mezerami asi 1,5 mm. Mezi závity L12 přejde vinutí L13 s $4\frac{1}{2}$ záv. drátu 0,5 mm. Zapojení co do vzájemného smyslu vazebního a ladícího vinutí je vyznačeno ve schematu: při souhlasném smyslu jsou anoda a mřížka na opačných koncích cívek.


Použitá tovární cívka dávala pro dlouhé vlny na oscilátoru indukčnost příliš malou, takže nebylo lze doladit oscilátor na tomto rozsahu do souběhu. Pomohly jsme si pomocnou samostatnou cívkou, navinutou na jednoduché kostře o průměru 10 mm. Měla 60 záv. drátu 0,2 mm a byla doladěna železovým šroubkem. Cívka nebyla vůbec vázána s původní; kdyby tomu tak bylo, stačil by počet závitů asi poloviční. Dovinutí nebylo však u slepěné cívkové kostry možné.

Mj odlaďovávací,


nastavený na kmitočet 465 kc/s, má vojenské železové jádro, úplně uzavřené v původním těsném šestihraném krytu z hliníku. Cívka má přesto poměrně značný činitel jakosti, totiž 130 při 440 kc/s. Měla 105 záv. vf kabliku $20 \times 0,05$ mm.

Mj transformátory.

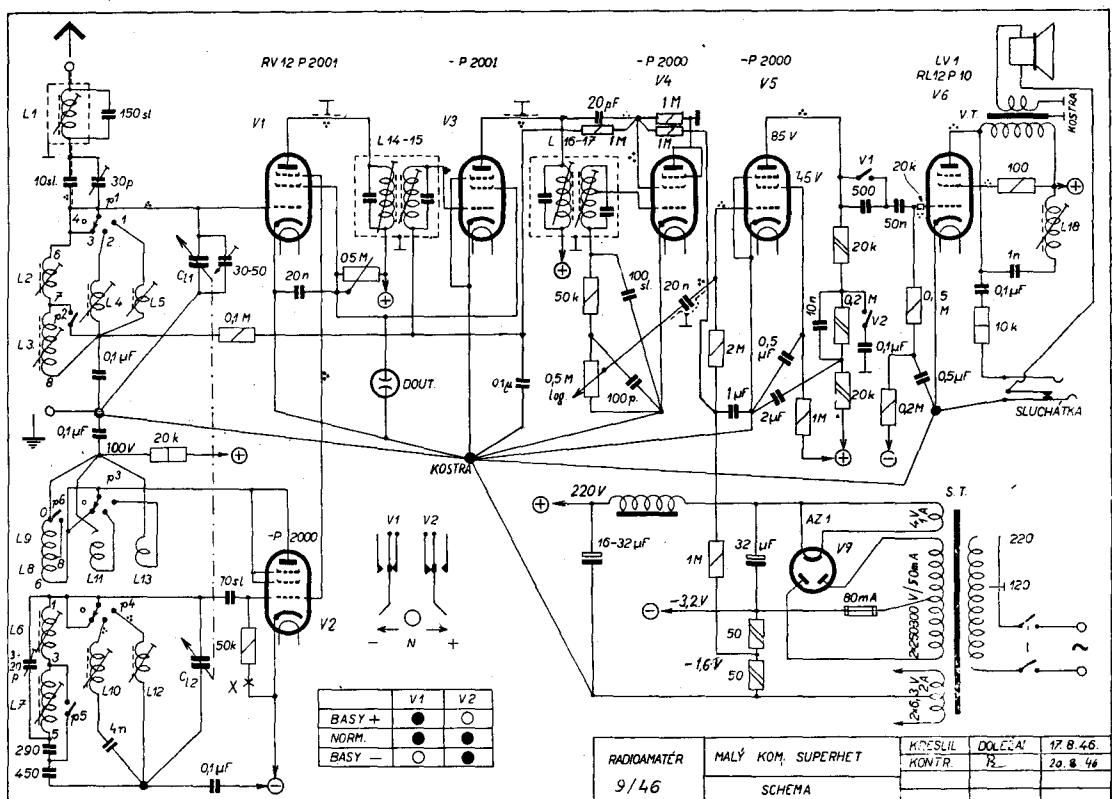Jsou to zase výrobky Palaba, obj. č. 6392, s nastavitelnou šíří pásmá. Provedli



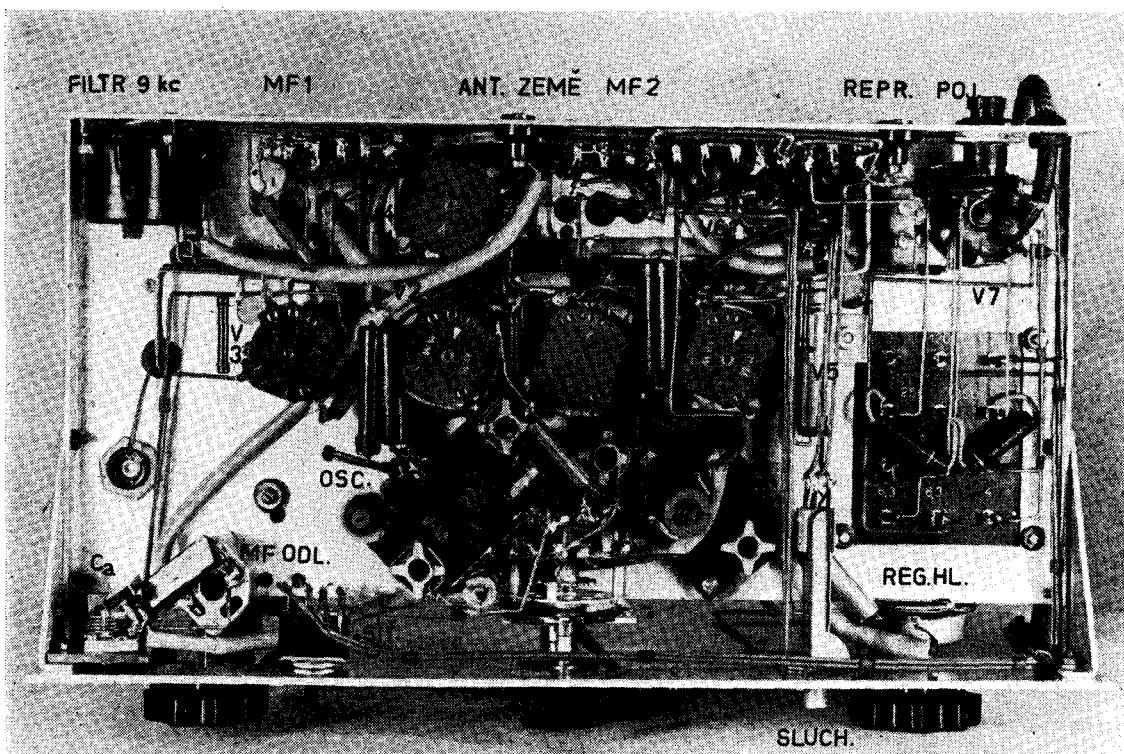Schema zapojení a hodnoty. Kondensátory u mf filtrů jsou vestavěny. Zapojení a data elektronek: RV12P2000 a -2001 v RA č. 7-8/1945, str. 72, LV1 v RA č. 2/1946, str. 37 a dále v technických zprávách, viz rubriku Nové knihy v RA čís. 8/1946. Jednou přeskrtnuté odpory jsou nejménší vzor, dvakrát – pro 0,5 W, jednou kolmo – 1 W.



Pohled pod kos-
tru prozrauje
neobvyklou
montáž elektro-
nek RV12P2000,
zespoda, pro
usnadněné
zapojování
objímek.

jsme na nich tyto úpravy, aby bylo lze nastavit poměrně nízký mf. kmitočet (cívky jsou zřejmě pro 485 kc/s a nedají se v dosti širokém rozsahu dolaďit), bylo nezbytné doplnit je přidanými kondensátory 20 pF, jež jsme připájeli pod kryty, ke kondensátorům již vestavěným. Protože se posuvná cívka viklala na svém vodítce, vyložili jsme otvor v její keramické kostriče plstí, takže se pak posouvala těsně. Do šroubkových jader jsme pilkou na železo zařízli drážky podél osy a zlepili do nich plst, jak to bylo v jednom z minulých čísel RA vykresleno v rubrice Z domova i z ciziny. Tím se dosáhne měkkého a hlavně neviklavého chodu; bez toho je nastavení jader při sladování nejisté. Konečně jsme zjistili, že filtry, které jsme měli, vyžadují pro dosažení optimální (kritické) vazby skoro těsně sblížených cívek na rozdíl od dřívějších typů též značky, které — snad pro větší Q — dovolovaly pro tento stav i větší vzdálenost. Z toho ovšem plýne i jistá újma na zisku mf stupňů. Mf kmitočet 465 kc/s je totiž nezbytné volit, alespoň v blízkosti Prahy, kde křížením kmitočtů Liblic a Mělníka vzniká (1113 - 638 kc/s) kmitočet 475 kc/s, nebezpečně blízký jinak obvyklé a výhodné hodnotě 468 kc/s.

Ladicí kondensátor.

Použili jsme dvojitěho kondensátoru Philips, 2 x 500 pF, tvar 4444. Kontrolujeme u každého druhu, zda nemá v ložisku radiální vůli. Na přesném vyvážení příliš nezáleží, protože vstupní obvod dolaďujeme kondensátem 30 až 50 pF, přidaným paralelně k hlavnímu ladícímu. K odsadu, zda nějaký kondensátor má tuto kapacitu, použijte vzorce

$$C = 0.08842 S/d,$$

kde S je celková plocha vzduchového dielektrika mezi všemi deskami statoru a rotoru v cm^2 ; d je tloušťka vzdachu mezi tými deskami v cm. C pak vyjde v pikofaradech. Snazší je ovšem kapacitu změřit na můstku.

Filtr proti hvizdám 9 až 10 kc/s.

Tyto hvizdy vznikají křížením kmitočtu dvou vlnové sousedních vysílačů, které se liší obvykle o 9 až 10 kc/s; jsou třízvým doprovodem přednesu jakostních přijímačů, které nejsou obdařeny tónovou clonou k pohlcení tónů od 1000 c/s výše. Filtr tvoří seriový resonanční obvod z dolaďitelné železové cívky L18 a pevného (možno-li slídového nebo keramického) kondensátorem 1000 pF. Cívka má velký typ voj. žel. jádra, jaké se v poslední době vyskytlo v obchodech, průměr hrnečku je 33 mm, výška 30 mm, vlastní jádro má průměr 14 mm a šroub má průměr 9 x 37 mm. Počet závitů je 2800, drát 0,1 mm smalt. Doladíme buď s pomocí tón. generátoru, anebo v přístroji, kde si najdeme některou polohu ladění, při němž je tón 9 kc/s zvláště silný. Šroubováním jádra se snažíme jej zeslabit. Nevíme-li přesný počet závitů můžeme se pokusit dolaďit prozatímne připojeným kondensátem 1000 pF (dvojitý ladící: části spojeny paralelně), a po nastavení jej zkusmo nahrazujeme pevným. Hleďme však mít tolik závitů, aby kapacita nebyla větší než 2000 pF.

Obvod pro úpravu tónu.

Máme tu možnost trojitého stavu: hloubky, normál, minus. Toho dosahujeme takto. Část 0,2 MΩ anodového odporu vstupní zesilovací elektronky je přemostěna kondensátem 10 nF = 10 000 pF; uplatní

se až při hlubokých tónech asi od 400 c/s níže. Přemostíme-li tuto část kondensátorem 0,1 μF, dosáhneme malého stoupnutí u nejhļubších tónů, které pomáhá opravit charakteristiku výstupního transformátoru. To je poloha „hloubky normální“. Rozpojíme-li nyní zkrat na kondensátoru 500 pF, který tvoří vazební člen na koncovou elektronku, dosáhneme zeflábení asi od 400 c/s a tím jasnější přednes řeči. Tyto tři polohy má telefonní přepínač (kipper), jehož zapojení udává schema. Je to velmi účelný doplněk takového přijímače zejména tím, že má jen tři hlavní polohy, které se vzájemně liší zásadně a není nebezpečí překorigování.

Výstupní transformátor; připojení s uchátek.

Pro použitou LV1 jako koncovou měly být v. t. přizpůsobení na 12 kΩ. Podle toho a anodového proudu 30 mA mohl by mít transformátor středního typu asi tyto rozměry: Primár 4000 záv. drátu 0,15 mm; sekundár (pro běžnou kmitačku 3,5 až 5 ohmů) 85 záv. 1 mm, jádro průřez 5 až 7 cm²; okénko 500 až 600 mm²; vzdutová mezera celkem 0,15 mm. Sami jsme však použili běžného výstup. transformátoru Vilnes typ M 65/510, ET 10, přizpůsobeného pro 7 kΩ, a dosahujeme dobré hlasitosti. Ve spojení s koncovým stupněm připomínáme, že LV1 nemá obvyklých 6 V zápor, napětí, jako EL3, nýbrž pracuje při 250 voltech na anodě a stín. mřížce asi s -3 V napěti mřížky (kathod. odpór 110 ohmů), nebo v našem případě 100 ohmů, když jím teče více než proud koncové elektronky.

Podle údajů výrobce má elektronka dávat 2,5 W výstupního výkonu, při malém skreslení ovšem sotva více než 1,5 W. I to však bohatě postačí.

Sluchátka připojujeme přes odpor $10\text{ k}\Omega$ a kondenzátor $0.1\text{ }\mu\text{F}$ mezi anodou koncové elektronky a zemí. Tím dostává koncová elektronka prakticky normální zátež už na primáru a kmitačku můžeme odpojit. Hodí se běžná radiofonní sluchátka s odporem (1000 až 4000 ohmů). Kmitačku odpojujeme přerušovací svírku („jack“) podle náčrtu ve schematu. Pro plný přednes hlobubek měl by mít isolaci kondenzátoru kapacitu $1\text{ }\mu\text{F}$. — Sluchátka krystalová lze připojit s paralelním odporem 2000 ohmů místo obyčejných magnetických, zkoušeli jsme je však připojovat i přímo s dobrým výsledkem. Elektronka pracovala se zatížením podstatně menším než je optimální, aniž však na to nějak nepříčetivě reagovala.

Rozložení součástí.

Snímky dokládají naši snahu dát panelu přístroje nejen účelné uspořádání, nýbrž i vzhledné, souměrné rozdělení řidicích orgánů. To ovšem vedlo k podobnému rozdělení vnitřku, jež vedle snímku zachycuje podrobný výkres kostry. Budete-li uspořádání měnit, hleďte rozložit cívky, elektronky a ostatní důležité součásti tak, aby:

spojení označené třemi tečkami, vyšly krátké; pak leckde může odpadnout stínění;

zapojení v přístroji postupovalo co možná krátkými spoji v témž sledu, jako ve schematu;

spoje v ladícím a oscilátorovém obvodu

vyšly krátké, jinak se nepodaří sestoupit na nejvyšší kmitočty.


Nevhodné rozdělení působí leckdy takový znatek, divoké oscilace a pod., že se jich nezbavíme jinak než úplnou přestavbu přístroje. Pamatuji také, že mřížka nf vstupní elektronky a anoda elektronky koncové jsou zapřísahli neprátele, a bude-li snad vás přístroj tvrdosíjně vysoko pískat při regulaci hlasitosti naplno nebo uprostřed, máte mezi uvedenými body kladnou zpětnou vazbu kapacitní. Bylo by chybou léčit ji kondenzátem $10\text{ 000 }\mu\text{F}$ z anody koncové elektronky na zemí; stíněním, účelným rozložením spojů dosáhneme snaze daleko lepšího výsledku, aniž se musíme zříci dobrého přednesu výšek.

Mechanická stavba.


Kostra je z hliníkového nebo duralového plechu, panel síly 3 mm, ostatní části 2 mm. Nelitujte práce a ceny za silnější materiál, protože přesný přijímač musí mít stabilní kostru. Můžete ovšem použít z železa, které však musíte lakovat a nesmí jím procházet v proud. To znamená, že se smíte spokojit s uzemněním na kostru jen u stínících krytů, jader transformátoru výstupního a síťového a pod., kdežto všecky ostatní spoje musí jít do příslušného, od kostry izolovaného uzlu, které nakonec hvězdicově pospojujete silným drátem do společného uzlu na kostře. U hliníku s odporem podstatně menším než železo není to tak nebezpečné, i tam si však ušetříme kom-

plikace, řídíme-li se uvedenou zásadou. Hliníkový plech můžeme vybrousit jemným skelným papírem, který svlažujeme denaturovaným lihem. Rovnoběžními tahy (podle pravítka) získáme vzhledný povrch, který můžeme chránit nastříkáním zaporem (průhledným, rychle schnoucím lakem). Některí snad budou moci dát si povrch čelné desky černé eloxovat (anodicky okysličit). Tak se získá trvanlivý, tvrdý a vzhledný povrch.

Z výroby mechanických částí je zapotřebí pojednat podrobněji o ladícím převodu. Naše „slabost“ pro převody šroubové je známa, a jsme jisti, že ji podlehnu všichni naši amatéři, jakmile aspoň jednou ocení její přednosti. V přístroji vidíte použit převod z letošního čísla 2. Ve výkresu je však naznačena úprava jiná, odlišná jednak klicí mechanismu, hlavně však „volnou vazbou“ na ladici kondenzátor, zdokonalenou po případě výstředním uložením a tím vyrovnáním nerovnoměrné kilocyklové stupnice, jak o tom píšeme jinde. Tuto změnu používáme ze velmi účelnou. Předně měl náš ladici kondenzátor malou, ale zřetelnou radiální vůli v čelném ložisku, a protože byl těsně spojen s mechanismem převodu, přenášely se naň takové síly, které působily spolu s uvedenou vůlí při změně otáčení knoflíkem dvojitě ladění. Za druhé jsme dokonce měli na konci rozsahu zkraty v kondenzátoru, které připadají k tizi jednak zmíněnému jeho nedostatku, jednak převodu, z něhož se patrně přenášejí na kondenzátor nepří-

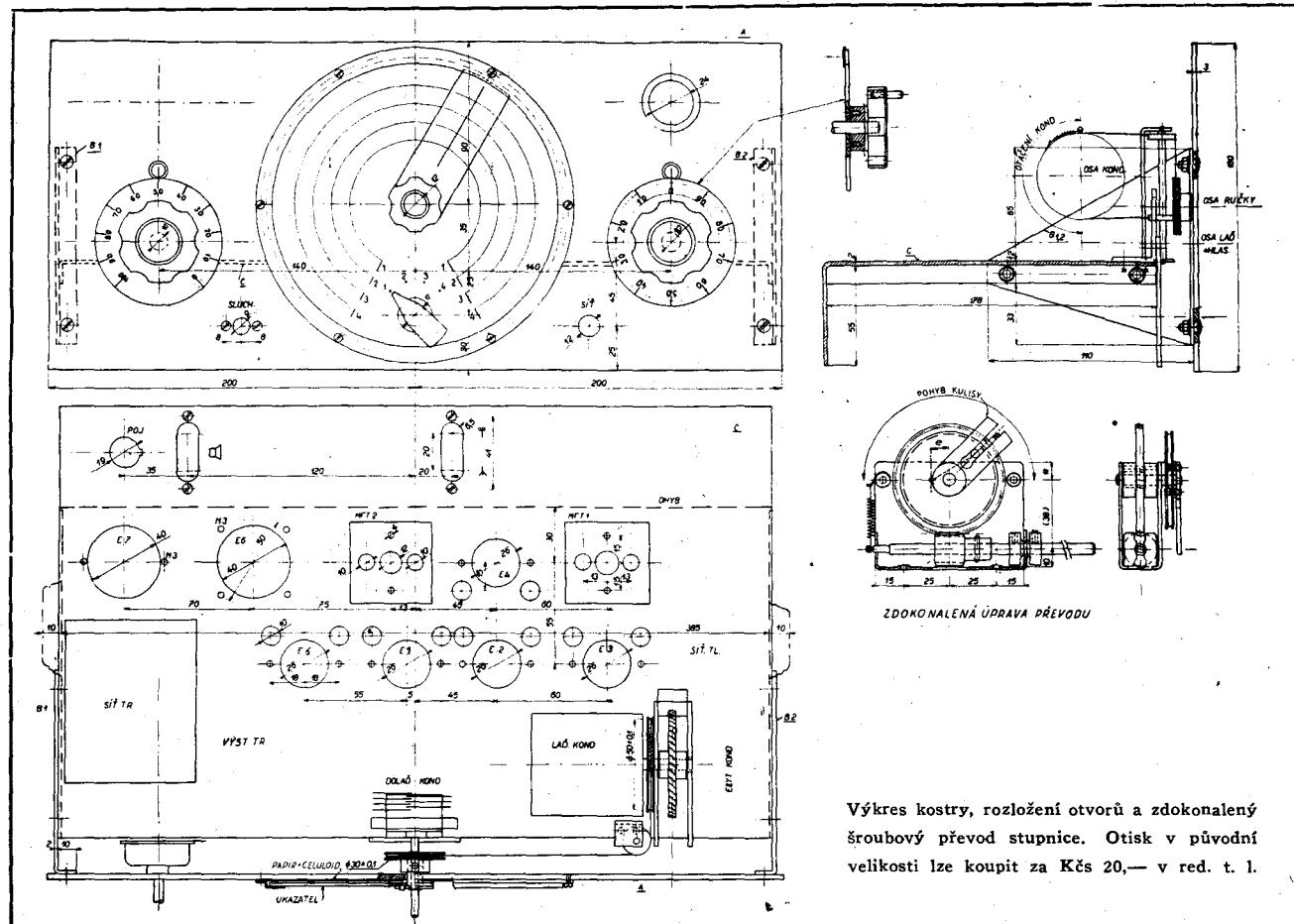

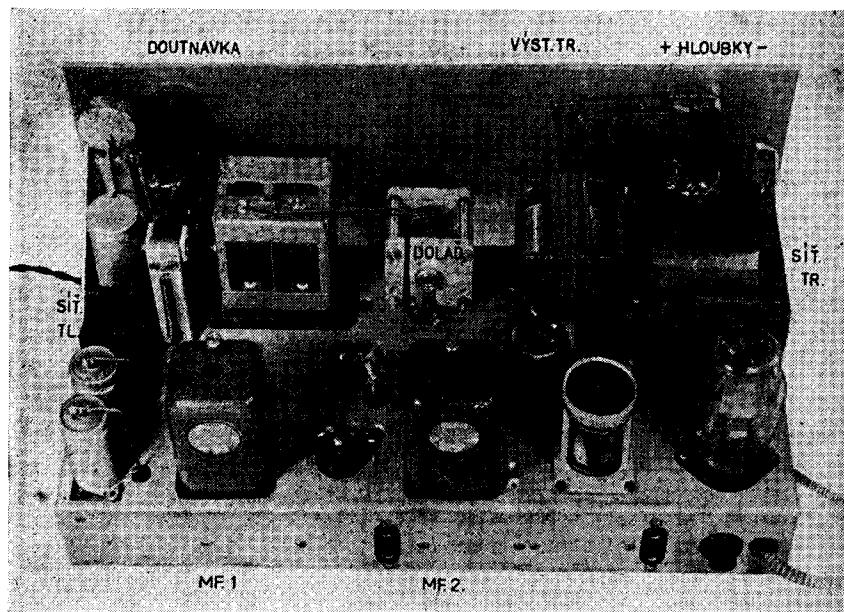Výkres kostry, rozložení otvorů a zdokonalený šroubový převod stupnice. Otisk v původní velikosti lze koupit za Kčs 20,— v red. t. 1.



pustně velké radiální sily. Konečně i rovnoramenná stupnice má pro nás velikou cenu. Když tedy upravíme převod tak, že přenáší na kondenzátor jen otáčení, ale nic víc, odstraníme všechny tyto nedostatky a navíc máme zdokonalený průběh stupnice.

Podstatu šnúrkového převodu mezi šroubovým kolem převodu (nikoliv hřídelem kondenzátoru, použijeme-li výstředního uložení) a hřídelem ukazatele, udává výkres kostry i snímek rozpracovaného přístroje. Hřídel ukazatele má učinit pět šestin plné otáčky, hřídel šroubového kola jen půl otáčky, je tu tedy převod do rychla v poměru $\frac{1}{2} : \frac{1}{3} = \frac{3}{2}$, t. j. na př. kladka ukazatele má průměr 30 mm, kladka šroubového kola 50 mm. Šnúrka má na kladce ukazatele $1\frac{1}{2}$ opásání, na kladce kola je jedním koncem upevněna ke kolíku, zaraženému do kladky, druhým tažena šroubovicovou pružinou k témuž kolíku. Přes svou jednoduchost je tento převod dostatečně stálý (šnúrka z ocelového plechu; v obchodech s rybářskými potřebami), až dovoluje mýrným násilím pootočit ukazatelem pro nastavení nuly. U převodu musíme být opatrní při dojíždění do krajní polohy, abychom nenamáhali otočný kondenzátor, po případě ne-překonali pevnost stavěcích šroubků a ne-porušili upevnění. Tím bychom v nejlepším případě ztratili nastavení jemné stupnice. — Na hřídeliku šroubu je zinková destička s obvodem, rozděleným na 100 dílků, číslovaných 0—90. Protože na půl-otáčku ladi, kondenzátoru musíme 20krát otocit šroubem (viz popis převodu v RA č. 2/1946), připadá na ladicí rozsah 2000 dílků asi 2 mm, to je tedy stupnice úctyhodné délky 4 metry. Máme tu rozsáhlé mechanické rozestření pásmá, takže další rozestření elektrické již nepotřebujeme. Dvacateré otáčení knoflíkem při přejíždění stupnice bylo by ovšem únavné, kdybychom je měli dělat obvyklým otáčením knoflíkem. Proto jsme do něho zavrtali kličku z kousku šroubku M4 a s její pomocí stupnici přejedeme pohodlně za 10 vteřin. Samotné ladění je zcela jemné a snadné i na krátkých vlnách.

Rozložení součástí na kostce. Elektronka V5 má stínici čapku, aby kladnou zpětnou vazbu z koncové anody nepůsobila hvízdání.

Toto je nejcennější mechanická složka našeho přístroje. Vřele ji doporučujeme i pro jiné aparatury tohoto druhu.

Po úsporu místa je hřídel ladicího ukazatele uložen na hřídeli doloďovacího kondenzátoru 30—50 pF. Ten má jen malý knoflík s šipkou, která ukazuje na jednoduché dělení 0—9 uprostřed stupnice. Z použití poznáte, jak cenný je to doplněk běžného přístroje, i když je vstupní ladicí obvod na krátkých vlnách málo selektivní a říká se, že tu na přesném sladění s oscilátorem nezáleží. Výstupní napětí stoupá při doloďení často až na trojnásobek, a to je zisk velmi cenný. Uplatní se i na vlnách středních a dlouhých, kde máme takto dokonalý souhřeb i při nevyrovnaných vícenásobných kondenzátorech. Měřením na můstku jsme totiž shledali rozdíly v kapacitě jednotlivých částí i přes 2 %, až to znamená již na středních vlnách ladění na sousední vysílač. Technika vyvažování kondenzátorů pro amatéry však u našich výrobů (a nejen u nich) dosud nezdomácněla, protože je pracná a nákladná. Pak je doloďování pomocným ladicím kondenzátorem tím cennější.

Uvádění do chodu.

Patří k amatérské chloubě a pýše, když se podaří uvést přístroj po úplném zapojení rázem do chodu jako celek. Dobré věci však bývají vzácné a čím je přístroj složitější, tím menší jsou vyhledávky na úspěch v tomto oboru. Zde je proto zvláště na místě začít při spojování i zkoušení od zadu, od poměrně prosté části síťové a tónové. Když pak zjistíme gramofonem nebo pomocným přijímačem (třeba jen krystalkou), že tyto dvě základní části dobře pracují, doloďme podle pomocného vysílače (vf. signál, modulovaný tónem 400 c/s) nejprve zhruba pásmový filtr L16-17 (p. v. připojen na řídící mřížku) mf zesilovací elektronky V3. Pro další práci přepojíme p. v. na

mřížku vstupní, naladíme asi na 0,6 Mc/s (konec středních vln) a doloďme i L14-15. Pak zjistíme miliampérmetrem v místě X na svodu oscilátoru, zda na všech rozsazích oscilátor pracuje (miliampérmetr má udávat proud aspoň 50, raději 100 až 500 mikroampérů, t. j. 0,1 až 0,5 mA). Je-li tomu tak, pak už zpravidla vyladíme stanice na krátkých vlnách, jsou-li ovšem ladící obvody správné a dobře zapojeny. Příležitost k omylům je tu značná a pravidlo „dvakrát měř...“ je velmi na místě. Vcelku nám však už krátké vlny jasné povídá, jak přístroj pracuje, zda je citlivý a selektivní a co asi od něho můžeme čekat.

Sladování.

Přesné sladění mf provedeme takto: Na výstupní svorky připojíme střídavý (ventilový) voltmeter paralelně ke kmitačce reproduktoru. Regulátor hlasitosti dáme naplno. Pomocný vysílač připojíme přes umělou antenu nebo kondensátor 100 pF na mřížku V1, nastavíme konec středních vln na přijímač a p. v. na 465 kc/s. Pak šroubujeme jádry mf transformátoru, až dosáhneme největší výchylky výstupního voltmetu. Je-li příliš veliká, zmenšíme ji raději zmenšením napětí p. v. než regulátorem hlasitosti. Přesné doloďení obvodů u filtrů s nadkritickou vazbou (dvojhrbou křívkou) se podaří buď s pomocí frekvenčního modulátoru a osciloskopu (viz RA č. 5-6/1945, Frekvenční modulátor), anebo tím, že zbyvající obvod filtru buď rozladíme (prozatímním připojením kondenzátoru 100 pF mezi živý konec a zemi) nebo utlumíme (kondensátor 100 pF a odpór 20 kΩ tamtéž). Zkuste pro zajímavost sladit přístroj nejprve podle sluchu a přesvědčete se, kolik je třeba doloďat při práci s výstupním voltmetrem.

Když máme mf filtry hotovy, přepojíme p. v. bez změny jeho nastavení do antenní závěrky a doloďujeme odladovač mf na m i n i m u m výchylky výstupního voltmetu. Potlačení mf má ovšem význam jen tenkrát, když nějaký nebezpečně blízký kmitočet vniká do přístroje přímo z antény, již hotový. Vznikne-li teprve zakřivenem mřížkové charakteristiky výstupní elektronky, na př. smíšením signálů Liblic a Mělníka nebo pod., není antenní odladovač nic platný.

Nastavení rozsahů je další důležitá práce. Uzavřeme ladicí kondenzátor a kontrolujeme pomocným vysílačem dolní kmitočty jednotlivých rozsahů. Jsou-li zhruba 10, 3, 0,5 a 0,15 Mc/s, kontrolujeme počátky, které mají být 30, 10, 1,6 a 0,4 Mc/s. Na krátkých vlnách si vypomůžeme při odstraňování větších odchylek železovým jádrem nebo oddálením posledního závitu. Na středních a dlouhých stačí obyčejně železové jádro, cívky jsou hotové a zpravidla správné. Doloďení se týká zatím jen cívek oscilátoru. Když rozsahy souhlasí, pokusme se doloďat vstupní obvody někde uprostřed jednotlivých pásem, a to zase šroubováním železových jader. Prvotně nastavíme pomocný (doloďovací) kondenzátor na poloviční kapacitu (od oka). I tuto práci provádime s pomocným vysílačem, takže na antenní závěrku přivádíme žádaný signál, přesně jej vyladíme přijímačem a pak doloďujeme vstupní cívky ladicí na maximum výchylky voltmetu. V ostatních částech rozsahu

budou malé odchylky, působené nevyrovnanými průběhy ladících kondensátorů. Hodnoty paddingu, udané ve schématu, jsou vypočteny a odpovídají rozsahu a ladícímu kondensátoru. Kdyby nebyl dlouhovlnný pad. v seri se středním, měl by kapacitu 176 pF. K dlouhovlnné cívce oscilátoru můžeme připojit pevný kondensátor 25 pF; společný trimr u stř. a dl. vln jen asi 12 pF. Pro rozsah 3 až 10 Mc/s je vhodná kapacita 4000 pF, pro nejkratší může odpadnout. Je výhodné, máme-li aspoň první dvě hodnoty přesné (s chybou menší než 1 %), neboť pak máme také přesný souběh a potřebné korekce jsou nepatrné.

Cejchování.

Místo obvyklé stupnice se jmény, jež by měla až do nového rozhlasového plánu pochybnou cenu a pro takový přístroj se ani nehodí, máme stupnice cejchování v megacyklych. Je to jedině účelný způsob i když se nedá dosáhnout přesnosti větší než asi 1 % a přesnější údaj získáme vždy až z tabulky a diagramu podle údajů jemně děleného kotoučku. Cejchování je velmi snadné s přístrojem podle návodu „Zdroj násobků desítkových kmitočt“ v č. 7-8/1945, str. 56, nebo podle přístrojů s křemennými standardy kmitočt v článcích, citovaných tamtéž. Na středních vlnách použijeme standardu 1000 kc/s, jímž najdeme kmitočtový střed stupnice. Pak přejdeme na sled harmonických po 100 kc a rozdělíme stupnici jemněji. Další dělení provedeme od oka interpolací; nemá však valné ceny (a je to pracné) kreslit hned napoprvé stupnici po 10 kc/s, vyčkejme raději, až se přístroj zapěče a stálost obvodů i převodu osvědčí. — Na dlouhých vlnách naznačime body 200, 300 a 400 kc/s a podle potřeby je rozdělíme na další stupně při kmitočtech $n \times 10$ kc/s ze zdroje. Na rozsazích krátkých získáme hlavní díly 5, 10, 15, 20, 25 a 30 Mc/s podle standardu 5 Mc/s, a pak je rozdělíme podle 1 Mc/s. Zde pozor na dvojí výskyt vzdálený od sebe 70 kc/s (1000 — 2 × 465). Platí vždy ten, který je směrem k delším vlnám; jeho druhý výskyt je o 930 kc/s daleko. Při správném sladění se zřetelně liší od falešného větší hlasitosti, ovšem jenom u poměrně delších vln.


Stupnice, načrtnutá na papír, je podkladem pro konečnou úpravu, kterou vytáheme tuší a popísem nebo potiskneme. Návod obsahuje 5-6 č. RA 1945, str. 36. Tamtéž je návod na rytí stupnic do plechu, jehož můžeme využít pro dělení kotoučky pod knoflík ladící a regulační. Tam jde jen o relativní údaj polohy a nestejnost dílků je tehdy jen závadou vzhledu, nemá vliv na přesnost.

Dosažené výsledky.

Připomeňme znova omezení, s nimiž nám bylo se vyrovnat, mf filtry s činitelem jakosti 90—95 a 130—140 (je různý u dolní a horní cívky filtru), primitivní přepínání ladícího obvodu, obtížně využitelné vojenské elektronky. Přesto vše má superhet výkon o to lepší než jiný přístroj téže třídy, že se dá vstupní obvod přesně doladit a že je hledání i nastavení stanic velmi usnadněno. V dopoledních hodinách jsme chytali sonické sta-


Snímek cívkové soupravy oscilátoru připravené k vestavění. Na keramických kostičkách jsou vinutí pro krátkovlnné rozsahy, uprostřed tovární souprava pro střední a dlouhé vlny.

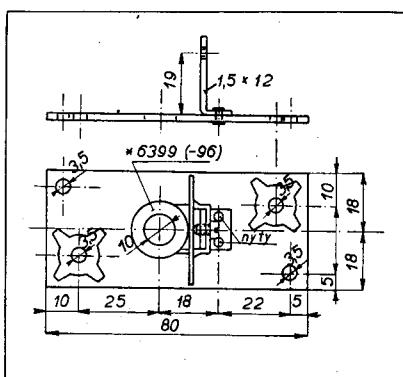Náčrt úpravy nosných destiček pro cívkové soupravy vstupní a oscilátorovou. Porovnejte s snímkem hotové soupravy.



nice i na pásmu 14 m (na 29 Mc/s, t. j. na 10 m, jsme zatím neměli štěstí), na 17, 20, 25 a 31 m byl příjem velmi dobrý. Na rozdíl od dřívějších dob jsou dnes, nebo s tímto přístrojem i rozsahy 40 a 49 m za denního světla velmi živé a bliží se svou kvalitou a malým fadingem poměřením na středních vlnách. Tam a na vlnách dlouhých je příjem téměř dokonalý, až snad na občasné píscknutí interferencí. Nachytali jsme navečer 68 vysilačů, vesměs jistě a spolehlivě. Na dlouhých vlnách je však s běhou šest stanic dobré slyšitelných, a jen zájem o všeobecnost omlouvá náklad, spojený s instalací tohoto rozsahu.

Po několika dnech zkoušek provedli jsme tyto změny v použitych mf transformátorech (Palaba 6392). Odstranili jsme z trojice vývodních plíšků na každé straně bakelitové patky očko střední, jež je příliš blízko cívky. Železné upevnovací šroubky jsme nahradili mosaznými a jejich hlavy jsme zmenšili. Zinkový pásek, po němž horní cívka klouže svým vodítkem, jsme odňali a horní cívku připojili k dolní ve vzdálenosti 17 mm. Použili jsme k tomu trolitulových tvárnic (cívkových kostér), které jsme prostě mezi cívky důkladně zlepili celuloidovým lakem tak, aby bylo lze i horní cívku bezpečně dodařovat a nehrzočilo nebezpečí ulomení. Kromě toho jsme cívky převinuli kablikem $20 \times 0,05$ mm namísto použitého $10 \times 0,06$ nebo $0,07$. Kablik ovšem zabere více místa, tím spíše, že jsme původní počet závitů 156 zvětšili na 175, abychom dosáhli mf kmitočtu 465 kc/s bez přidávaných kondensátorů. Na původním transformátoru jsme naměřili

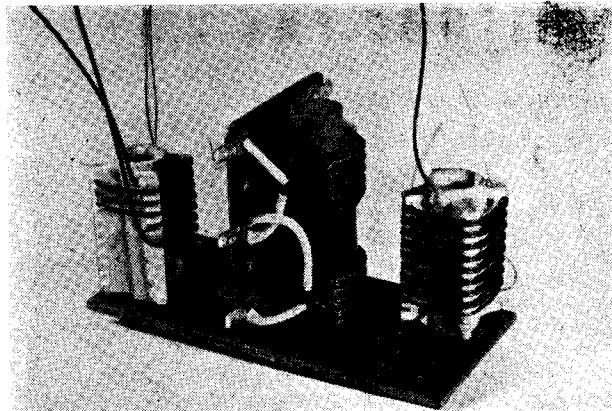

činitel jakosti dolního obvodu $Q = 85$ až 95, u horního obvodu 140 až 150. Po uvedených úpravách bylo dosaženo značného zvětšení Q u dolního obvodu právě odstraněním všech postradatelných kovových součástek až na 135, u horního zůstal prakticky nezměněn. Kdyby bylo lze použít hodnotnějšího (vodivějšího) materiálu na kryt, stouplo by Q ještě značně, neboť po našich úpravách měly obvody bez krytu $Q = 180$. Připomeňme pro úplnost, že standardní dobrá hodnota činitele jakosti pro mf transformátory je $Q = 150$. Uvedenou úpravou stoupil výkon přijimače výrazně a podstatně a vyplatí se ji provést, i když pro dnešní nedostatek kabliků zůstanete u původních cívek se slabším kablikem.

Vliv povrchového zjevu

V některých zapojeních a při návrhu vf. cívek je třeba znát závislost odporu drátu na kmitočtu stř. proudu. Odpor se totiž vlivem povrchového zjevu (skin-effekt) a vlivem proudů se stoupající frekvenci zvýšuje až na mnohonásobek odporu pro stejnosměrný proud. V následující tabulce je udáno toto zvětšení odporu pro běžné průměry a frekvence.

Drát prům. mm	K M I T O Č E T				
	60 c s	100 c s	1000 c/s	10 kc/s	100 kc/s
0,05	1	1	1	1	1
0,10	1	1	1	1	1,003
0,25	1	1	1	1	1,247
0,50	1	1	1	1,001	1,047
1,0	1	1	1	1,008	1,503
2,0	1	1	1,001	1,120	2,756
3,0	1	1	1,006	1,437	4,00
4,0	1	1	1,021	1,842	5,24
5,0	1	1,001	1,047	2,24	6,40
7,5	1,001	1,002	1,210	3,22	7,5
10,0	1,003	1,008	1,503	4,19	12,7

Na př. stejnosměrný odpor cívky, navinuté drátem 1 mm, je 5 ohmů. Při 1 Mc/s bude mít cívka odpor (viz tabulkou) $5 \cdot 4,19 = 20,97$ ohmu. Z tabulky vidíme, proč zvětšováním průměru drátu nemůžeme libovolně zvýšit činitel Q ($Q = \omega \cdot L/r$) a proč používáme dělených vodičů — vf. kabliků.

(Podle Radio-Service č. 27/28)

— Královská observatoř v Greenwichi dostane nový časoměr řízený křemenným výbrusem. Sestrojily jej laboratoře britské poštovní správy v Dollis Hill u Londýna. Přesnost je 0,001 vteřiny za den, což je tolik, jako kdybychom byli s to změřit vzdálenost z Prahy do Pardubic (okrouhle 100 km) s chybou nejvýše 1,2 mm.

PŘIJIMAC PRO 2,5 —

Třílampovka na baterie s malou spotřebou a superreakcí

Zprávy o uvolnění amatérských pásem 10, 5 a 2,5 m v USA a rozsáhlé činnosti tamních amatérů nás přivedly k pokusu o stavbu prostého přijimače pro tato pásma. Chtěli jsme přijimač malý, přenosný, ale citlivý a selektivní. Tak vznikl přístroj podle dalšího návodu.

Je to superreakční tříelektronkový bateriový přijimač s detekcí a dvěma nf stupni, jehož zapojení je na obrázku 1. Pro všechny stupně se hodí na př. vojenské elektronky RV2,4P700. V prvém stupni je výhodné („měkké“ činnost regenerace) zapojiti elektronku jako triodu, spojením druhé i třetí mřížky s anodou. Oba další stupně používají pentodového zapojení, na druhé mřížce je plně anodové napětí (asi 40 V) a třetí mřížka spojena na + pól žhavení. Přijimač pracuje v uvedeném zapojení dobře již od 150 Mc/s, i při anodovém napětí 35 až 40 voltů. Detekční elektronka pracuje (osciliuje) dobře již při 15 až 20 V, a tak vyzařování přijimače je minimální a slyšitelné jen na vzdálenost do 5 metrů.

Zapojení detekčního stupně je poněkud méně obvyklé, je to ak. zv. ultraaudiový v podstatě Colpittův oscilátor, ale s dělenými kapacitami mezi elektrodovými, paralelně ke kapacitě ladící. Ukázalo se, že je citlivé a jednoduché a umožní velmi snadné přepínání rozsahů. V obvodu ladícím je dvojitý souměrný kondenzátor s rotorem i statorem izolovaným. Má tu přednost, že nepotřebuje třetí dotyk jako vývod; úprava je taková, že ladící rozsah je $\frac{1}{4}$ kruhu, místo obvyklých 180°. Lze však použít kondenzátoru obvyklé konstrukce, ovšem s rotorem i statorem izolovaným, na př. podle návodu na 10 pF kondenzátor v 7. čísle RA. Oscilační obvod není vysokofrekvenčně vůbec užemněn, poněvadž i v anodovém přívodu je vložena vf tlumivka. Uzemnění tvoří jen rozptylové kapacity tlumivky, elektronky a montáže. Anodový přívod (odbočku) připojujeme k některému bodu spoje mezi cívkou a ladícím kondenzátorem; nejvhodnější odbočku najdeme pokusně. Obecně je regenerace tím měkká, čím je spoj od vf tlumivky připojen blíže k anodě elektronky. Ladící obvod byl upraven tak, aby použitý kondenzátor 2 až 15 pF překryl dobře 10 m pásmo asi od 27 do 30,5 Mc/s.

Přepínání na pásmá 5 a 2,5 m bylo prováděno zatím jen letováním odboček na ladící cívce. Při použití čtyřpolohového přepínače (obrazec 2) lze dosáhnout plynulého ladění od 27 do 150 Mc/s. Podařilo se vám získat ladící kondenzátor s malou počáteční kapacitou, postačí třeba jen tři přepnutí, nebude-li požadováno rozprostření některého pásmá.

Zpětnou vazbu řídíme změnou anodového napětí potenciometrem P_1 , zapojeným na plné anodové napětí jako dělič. Regulace seriové zapojeným odporem se neosvědčila, poněvadž napájecí napětí musí být alespoň částečně „tvrdé“ — pokud to

— 10 m

Sestrojil
a popisuje
MILAN MARÍK


jemně vf kmity (regenerace) a elektronka deteguje nemodulovanou telegrafii. Při dalším zvětšení napětí nasadí jemně superregenerační kmity (slabý šum) elektronka demoduluje velmi citlivě nemodulovanou telegrafii. Pro příjem fonie a modulované telegrafie se superregeneraci je třeba dalšího malého zvětšení napětí. V tomto pracovním bodě detekční stupeň velice čistě zachytí i značně silný místní signál. Není-li ovšem naláděno na nosnou vlnu některé stanice, slyšíme silný šum superregenerace, který však při naládění na nosnou vlnu úplně zmizí.

Aby detekční obvod takto pracoval, musíme volit dobrý potenciometr P_1 bez chrastění a šumu. Nejvhodnější by byl drátový o odporu asi 50 k Ω , to ovšem znamená větší spotřebu proudu z baterie. Dále musíme použít vhodného mřížkového kondenzátoru a odporu. Hodnota 50 pF a 5 M Ω se velmi dobře osvědčila. Zvýšení kapacity zvětší sice citlivost, ale i tvrdost nasazované regenerace. Stejně působí i zmenšení odporu. Je samozřejmé, že všechny součástky, zejména v detekčním obvodu, musí být dobré jakosti. Všude jsme použili světlezelených keramických trubičkových kondenzátorů, které jsou velmi dobré. V detekčním stupni byla též zkoušena pentoda RL2,4P2 v triodovém zapojení a trioda RL2,4T1. Obě elektronky pracovaly i na vlnové délce pod 1 m. Stejně lze pro celé osazení použít na př. elektronky RL1P2 (se žhavením 1,2 až 1,4 voltu) a pod.

Velmi důležitá je vhodná vazba antény. Používáme-li stále též anteny, může zůstat vazba nastavena v určité „střední“ hodnotě. Má-li být používáno různých anten, je nejlépe udělat vazbu proměnnou, což ale u přístrojů s jedním laděním obvodom obvykle znamená, že není možné přístroj přesně ocejchovat. Táž závada se objeví při příliš těsné vazbě antény (ať kapacitní nebo induktivní), a to jako rozdíl v ladění při práci s regenerací a superregenerací. Těsná vazba antény znamená však větší citlivost přístroje.

Na popisovaném přijimači bylo použito zasouvací tyčové anteny asi 1 m dlouhé, induktivně vázáné s ladícím obvodem. Antennní cívka tvoří samonosné závity kolem ladící cívky. Druhý konec antennní cívky je spojen na kostru přístroje. Celý detekční stupeň je důkladně stíněn od ostatní části.

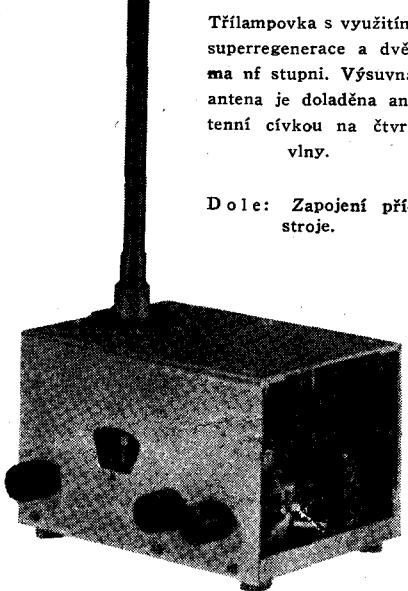
Za detekčním stupněm následuje transformátorová vazba na první nf stupeň.




Dole: Zapojení přístroje.

dovolí poměrně vysoký odpor děliče. Požadavek tvrdosti děliče je ovšem protichůdný s nutnou malou spotřebou anodového proudu v malých bateriích.

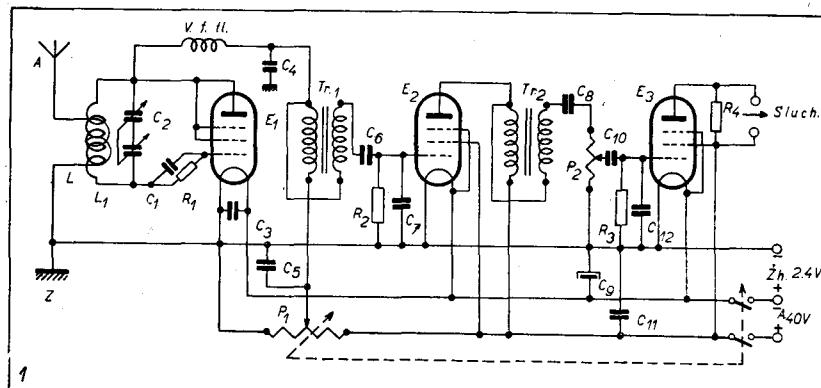Použité zapojení detekčního stupně umožňuje, že detekční elektronka při nastavení anodového napětí těsně před bodem oscilací dobře zpracuje telefonní signál nebo modulovanou telegrafii, při dalším zvětšení anodového napětí nasadí




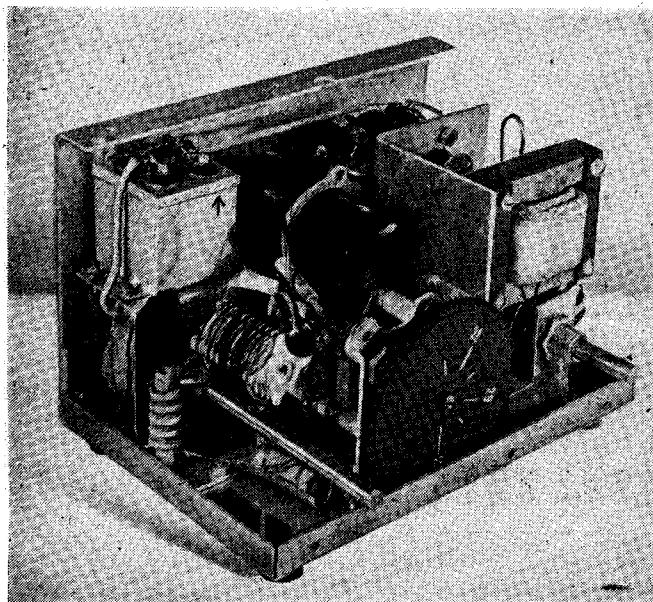

Vnitřek přístroje po odnětí horní a přední stěny. Vlevo řízení superregenerace, ladící cívka, za ní kondenzátor s jednoduchým převodem, vpravo řízení hlasitosti a nf transformátor.

V p r a v o:
přepínání
rozsahů
pro vyšší
kmitočty.

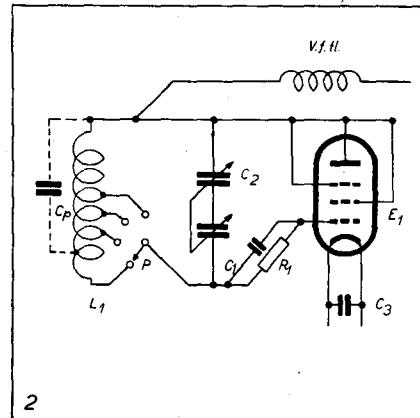D o l e:
zapojení
a výsledky
měření
charakteristiky
použité
elektronky
RV2,4P700.



Stabilita přijimače je velmi dobrá. Téměř u všech zachycených profesionálních telegrafních stanic výška naladěného signálu na př. kolem 2000 c/s nekolísala o více než ± 50 c/s, což ovšem není možné konstatovat o některých amatérských stanicích, zejména evropských, které se veselé prohánějí o nějaký ten kilocykl po pásmu sem a tam. Velmi krásné — bohužel nežádoucí — zvukové efekty vznikají působením mikrofonického zjevu elektrotechnik. Lze však vybrat i takové, které této vlastnosti nemají. Ty patří pak zejména na detekci a první stupeň nf. Superregeneraci bude třeba někdy trochu upravit podle vlastností použitého Tr₁, změny charakteru superregenerace (frekvence — výšky šumu) dosáhneme změnou kondenzátoru C 1000 až 50 000 pF. Na jakostí vf tlumivky příliš nezáleží, má-li celý detekční obvod malou kapacitu proti zemi. Je ovšem správné použít i zde dobré tlumivky. Plně vyhoví 50 záv. měd. drátu smalt. Ø 0,2 mm na trubici Ø 6 až 10 milimetrů. Závity vinutý těsně vedle sebe. Nejlépe je však vinutí rozdělit ve 3 až 4 části ve vzdálenosti 2 až 4 mm.


Jistě vám bude přijimač pracovat hned po prvém zapojení. Bydlíte-li u frekvenčně vlnnice nebo ulice, bude jistě prvé, co uslyšíte, klapot — silný klapot — zapalování kolem jedoucích aut nebo motocyklů. Pak chybí jen ocejchování, které se nejlépe provede pomocným vysílačem, nebo přístrojem ze 7-8 čísla RA, z roku 1945 (Zdroj násobků desítkových kmitočtů) či při slabě nasazené regeneraci s pomocí vlnoměru v minulém čísle. RA atd.

Poněvadž na 28 Mc pásmu (podle autorova pozorování) bývají poměry takové, že někdy celé týden není slyšet ani pipnutí a pak se zase objeví záplava stanic, bude — soudě podle sebe — skutečnou „oasou“ nějaká profesionální stanice, na př. taková LSA2 na 27,5 Mc/s, která dává velmi často identifikační značku a je slyšet vždycky R 9, S 3 až 9, T9X. Za dobu dvou měsíců, i když byly úplně „dny ticha“, byla aspoň S 1.

Jsou-li však dobré podmínky a k tomu tak sobota, je nával v 10 m pásmu takový, že je interferencí víc než je a bývalo na středních vlnách. Pak je lépe se vzdát superregenerace, která je jinak velmi dobrá a citlivá věc, ale má tu necestnost, že každou stanici vám opakuje vlevo i vpravo od skutečné frekvence přijímané silně stanice a třeba hned několikrát ve

Transformátorovou vazbu jsme volili proto, že i při nízkém anodovém napětí dá značné zesílení a též proto, že předchozí superregenerační stupeň by při nízkém anodovém napětí musil mít stejně vazební nf tlumivku a filtrační obvod. Abychom ušetřili místa a váhy, použili jsme autotransformátorů 1:2 i za cenu komplikace zapojení. Stejně je vázán druhý nf stupeň s tím rozdílem, že je zde ještě vložen regulační potenciometr P₂. Regulace je třeba při velmi silných (místních) signálech, které by způsobili skreslení v posledním stupni. Sluchátka jsou přímo v anodovém obvodu, i když jejich reaktance není přizpůsobena optimálnímu zatěžovacímu odporu. Elektronka potřebuje v udaném zapojení a 40 V na anodě 70 až 80 kΩ a běžná 4000 ohmová sluchátka mají indukčnost asi 2 Henry. Byl by tedy na místě převodový transformátor 2:1 až 3:1. I bez něho dává zesilovač zisk 50 000 při vstupu 0,1 mV. Toto napětí dá 5 V na sluchátkách (t. j. asi 1 mW) což je hlasitost již skorem nepřijemná. Zesílení je 94 dB bez slyšitelného skreslení do max. výstupního napěti 10 V. Optimum zesílení je mezi 800 až 2300 c/s

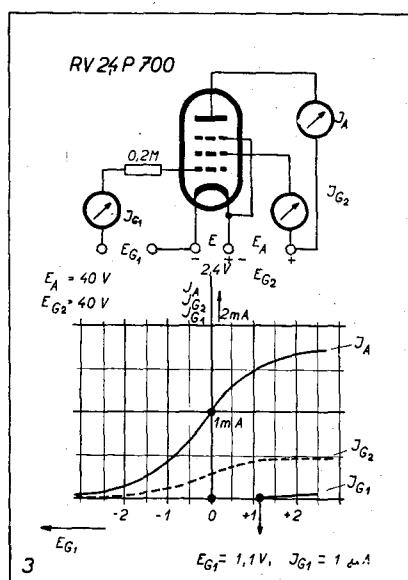Poněvadž je přístroj určen jen pro sluchátka, nebylo třeba ani u koncové elektronky použít zvláštního negativního předpětí mřížky (obraz 3), stačí spojení mříž. odporu na záporný konec vlákna. Jestliže použijeme zvláštního předpětí -1 V, může při též anodovém napětí dodat elektronka max. 50 mW, které stačí dobře i pro středně citlivý reproduktor, potřebné vstupní napětí je 0,3 mV,



optimální zatěžovací impedance je 70 kΩ.

Přijimač potřebuje v popsaném provedení žhavici napětí 2,4 V a anodové napětí 35 až 40 V. Žhavici proud je 200 mA, anodový 2,5 mA. Baterie byly umístěny zvlášť a spojeny s přístrojem kablíkem s třípolovou zástrčkou.

Pro alespoň trochu zdatného pracovníka není sestavení ani spuštění obtížné. Je třeba jen mechanicky i elektricky stabilní stavba. Regenerace nasadí zcela jistě, je-li jen trochu dobrá detekční elektronka.

Hodnoty součástí:

- C₁ — 50 pF (viz text).
- C₂ — 2+12 pF (v. text).
- C₃ — 10 000 pF, L = 0.
- C₄ — 1000+50 000 pF,
- L = 0.
- C₅ — 0,5 μF, 150 V papír
- C₆ — 5000 pF
- C₇ — 300 pF, L = 0
- C₈ — 5000 pF
- C₉ — 25 μF, elyt 6 V
- C₁₀ — 5000 pF

C₁₁ — 0,5 μF, 150 V papír

- C₁₂ — 300 pF, L = 0
- R₁ — 5 MΩ, ½ W
- R₂ — 1 MΩ, ½ W
- R₃ — 2 MΩ, ½ W
- R₄ — 0,1 MΩ, ½ W
- P₁ — 0,1 MΩ potenciometr logaritmický s 2pól. vypínačem
- P₂ — 1 MΩ potenciometr logaritmický
- L₁ — ladící cívka

L₂ — antennní cívka

- Vf. tl. — vysokofrekvenční tlumivka (viz text)
- Tr₁, Tr₂ — nf transformátory 1:1, fázéné jako autotransformátor 1:2. L = 2 × 6 H, jádro asi 1,5 cm² krát 2500 záv. měd. drát, průměr 0,05 mm.
- E₁, E₂, E₃ — např. elektronky 3 × RV2,4P700

vzdálenosti sudých i lichých násobků použité superregenerační frekvence.

Od dubna na 10 m pásmu jsem slyšel již pěknou řádku stanic, W, C, F, několik U atd., a to jak fonie, tak grafie. Některé W fonie (částečně udávají sídlo v Německu) jsou tak silné, že vypadají tak na 100 kW v anteně a nestáčí pro ně ani označení R 9, S 9!, T 9X. První OK, které jsem zachytily byly 11. VII. OK1PJ (5, 6, 8) a 14. VII. OK1IFF (5, 8, 8).

Na 5 a 2,5 m jsem dosud neslyšel ani jednoho amatéra. Zdá se, že OK nejsou asi ještě na těchto pásmech „zařízení“, poněvadž citlivost přijímače na těchto pásmech, jak byla kontrolována pomocným vysílačem, je stejná, ne-li větší než na 10 m. Mezi 10 a 2,5 metry jsou slyšet jen občas telegrafie (letadlo) a anglicky fonie. Několikrát jsem slyšel utajenou (invertovanou) fonii a na určitých frekvencích je slyšet dosti často silné vrčení (snad radary).

Pro zajímavost ještě sdělím, že s vhodnými cívками, resp. doplněným pad. kondenzátory, pracuje přijímač i na 40 metrech v témž zapojení. Proto věříme, že všichni, kdo si přístroj postaví, budou spokojeni, zvláště dovedou-li brát sluchem telegrafii lépe než autor.

Rozhlasová stanice OSN

U Spojených národů bude zřízeno velké telekomunikační středisko. Generální tajemník pro informační službu u Organizace Spojených národů Mr. Cohen prohlásil, že Organizace spoj. nár. — ať její trvalé sídlo bude kdekoliv — v zájmu trvalého míru postaví si velké telekomunikační středisko.

Hlavním úkolem bude vysílat jednání z různých výborů OSN ke všem národům světa. Poukazoval na poslední příklad, kdy jednání z Hunter College bylo vysíláno do Anglie a prostřednictvím BBC rozšířováno různým agenturám ve Velké Británii.

Zdůraznil, že charta OSN žádá od členských národů, aby jí přenechaly část rozhlasové vládní pravomoci k použití pro případ ohrožení míru. „Jsme ve svízelné situaci“, řekl, „většina členských států má státní rozhlas, kdežto v USA tomu tak není. Přijde čas, kdy budeme chtít mluvit přímo k lidu některého národa a třeba i podávat informaci proti jeho vlastní vládě. A možné to bude jen rozhlasem, poněvadž rozhlas nezná hranic. Jediným východiskem z těchto nesnází bude jakékoli zařízení, kterým by se daly všechny národy světa obsáhnout. Počítáme s rozhlasem na středních i dlouhých vlnách, ale nebylo ještě rozhodnuto, zdali bude používáno amplitudové nebo frekvenční modulace, nebo obojí. Je to velmi nákladný projekt a nelze předpokládati, že by byl okamžitě uskutečněn. Zavoláme si však k tomu techniky a pohovoříme si o tomto problému.“


Vláda USA nabídla Organizaci Spojených národů svůj přebytek krátkých vln, avšak počet nebyl uznán za dostačující. Zarucuje se, že by to nekonkurovalo komerčnímu rozhlasu v Americe a že naopak USA by použitím materiálu OSN získaly a mohly tak přispěti mezinárodní mřové organizači. Mr. Cohen uvedl také, že NBC pozvala rozhlasové redaktory k předběžné diskusi.

— Přenos obrázků mezi Londýnem a New Yorkem (radiovým?) belinografem stojí 5 Lst. (okrouhle 1000 Kčs) za prvních 150 cm² plochy, a 2 Lst. za každých dalších 100 cm². Obrázek formátu 13 X 18, jehož se u nás nejčastěji používá pro tiskové snímky, má plochu okrouhle 200 cm². ip.


Nová úprava piezoelektrického sluchátka s ohybovým dvojčetem a rychlostní transformací.

Dole. Průřez a pohled na zjednodušené sluchátko s ohybovým dvojčetem.

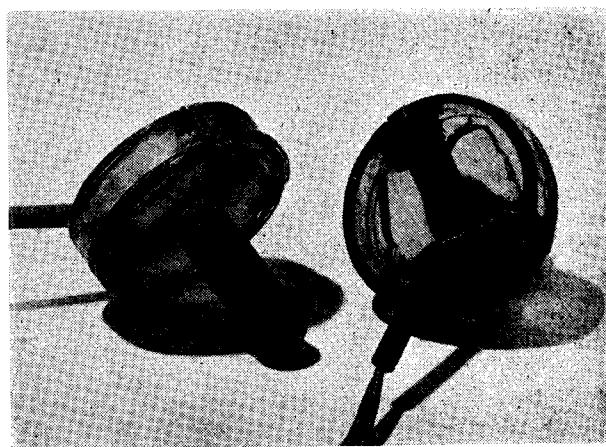Navedlejší straně: dva způsoby připojení kryst. sluchátka.




ZDOKONALENÉ KRYSТАLOVÉ SLUCHÁTKO

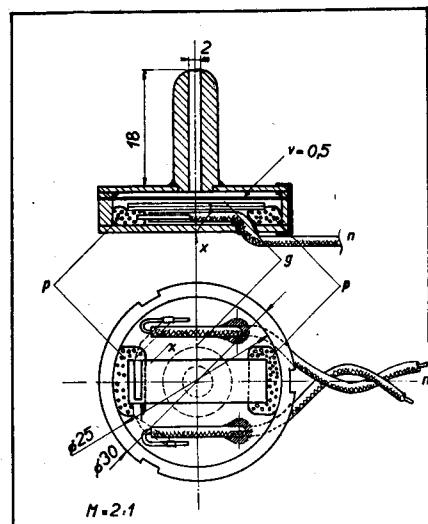

ný a středem pohánějící membránu, s využitím zdokonalení, o nichž jsme psali už v návodu předchozím.

Výroba je tentokrát mnohem snazší a výsledky nesrovnatelně lepší. Především dává zejména tenčí výbrus mnohem větší citlivost než původní sluchátko, i při napájení ze zdroje se stálým napětím (malý vnitřní odpor — tónový generátor) zřetelně stoupí přednes hloubek, takže jsme tu konečně slyšeli i 50 cyklů. Při napájení z koncové pentody, což je, jak víme, zdroj s velkým vnitřním odporem a tedy s přibližně stálým, na impedanci nezávislým proudem, byl přednes ještě podstatně lepší (i zbytkové hučení jsme zřetelně slyšeli), zejména když jsme z přenesu odstranili tónovou clonou výšky, jež krystal reprodukuje stále ještě zbytěně silně. Protože jsme měli sluchátka dvě, třebas to se silnějším výbrusem hráje zřetelně slabější, mohli jsme mít v každém uchu jedno (drží v něm nasunutím zvukové výustky přímo do ušního otvoru) a pak byl poslech neobyčejně dobrý, že jsme se jím po dlouhé době opravdu těšili. Tentokrát tedy po važujeme výsledek za dobrý a bude-li možné zmíněné výbrusy koupit, může si každý, i prostý začátečník, vyrobit sluchátko, s nímž se běžná magnetická nedají srovnat. Poznali jsme to, jak na řeči, (kde sýkavky sviští jako ve velmi dobrém reproduktoru) tak na hudbě, kde strunné nástroje, v magnetickém sluchátku kulaté a bez basů, znějí přirozeně a příjemně. Jen citlivosti zdánlivě zůstávají pozadu.

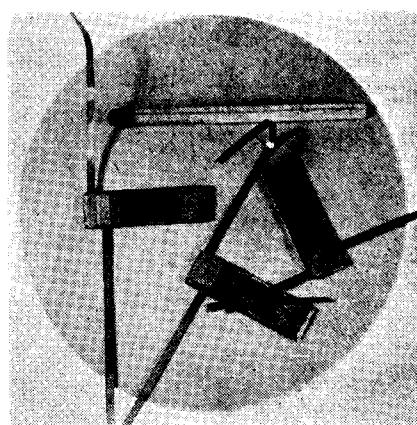

Tři Sawyerova dvojčata pro sluchátko ve srovnání se zápalkou. Tloušťka výbrusů 0,25 a 0,35 mm.

to je však způsobeno jejich velikým vnitřním odporem (kapacitní reaktancí) a tím nedostí výhodným přizpůsobením k většině zdrojů.

O stavbě stačí několik slov k výkresu, který je sám srozumiteLNý. Podobně jako u předchozího vzoru máme zde celuloidovou schránku, vytvořenou ze silnějšího kruhového dna a pásku, stočeného na ohřáté kovové tyče prům. 25 mm tak, aby vznikla válcová stěna. Součástí slepíme dobrým celuloidovým lepem. Horní plochu sbrousíme a na dvě protilehlá místa zlepíme kousky jemné povríté gumy (houboviny, která musí být poměrně měkká). Po stranách jedné z nich jsou otvory pro přívody z jemného kabliku, který do otvoru zlepíme. Dvojče v podobě pásku přilepíme lepidlem na gumeny (cyklistickým) mezi oba gumové polštáry, a jeho vývody (folie) opatrně připájíme na konce přívodních kabliků. Protože se krystal velmi snadno rozteče ve své krytalové vodě, když ho je zahřál, zakryjeme jej při spájení plechem, aby naň nemohlo sálat teplo, a pracujeme opatrně a rychle. Sami používáme pro tyto práce revolverového pajetka s přímo žhaveným měděným topným drátkem, jež je ostatně v naší dílně trvale v používání.

Poštáry z gumy jsou tak vysoké, aby horní plocha dvojče byla utopena asi 0,5 mm pod okrajem celuloidové nádobky. Na střed krystalu přilepíme kolečko z velmi jemné gumy sily asi 0,5 mm, opětne gumovým lepidlem, a přes to přetáhneme membránu ze smytného filmu, sestřízenou do kruhu tak, aby byla právě tak veliká jako nádobka. Také tu přilepíme ke krytalu kapkou roztoku surové (nevulkani-sované) gumy v čistém benzingu a necháme v klidu přes noc přísněnout. Pod volným okrajem membrány mohou unikat výpar. Horní část sluchátka se skládá ze silnějšího kotoučku, zase z celuloidu, který přiléhá na membránu. Aby nepřilehal těsně a membrána mohla kmitat, je mezi nimi ce-

luloidový kroužek sily asi 0,5 mm. Uprostřed kotoučku je otvůrka 6 mm, do něhož je důkladně zlepěn količek z fibru sily 7–8 mm, provrtaný v ose dírkou 2 mm.

Je tu tedy rychlostní transformace velmi značná, a je nutná, neboť krystal i membrána dělají velmi malé pohyby. Kroužek, destička i zvukovod jsou zase důkladně předem slepeny celuloidovým lepem. Kryt membránový však s druhou částí sluchátka neslepujeme, nýbrž na třech místech obvodu sevřeme mosaznými pásky 0,5 × 3 milimetry, pro něž zapilujeme, do válcové strany krytu ploché zářezy. V našem případě šlo o zachování možnosti snadné prohlídky po případě opravy (neboť se nám skutečně podařilo s i l n ě j s i výbrus přetížením přelomit, zatím co slabší snáší několik desítek voltů napětí, svítící už na dálku a nic mu není).

Membránu můžeme na okraji zlehka přilepit k dolní části sluchátka gumovým lepidlem, které vydrží dlouho vláčné. Dbejme, aby zůstala rovná, nesmí se však nikdy probýbat vzhůru, protože by se dotýkala horní stěny krytu sluchátka. To jsou celkem samozřejmě věci, jaké že nesmí být prasklý krystal, protržená nebo zborcená membrána a přerušený přívod.

Sluchátka připojujeme s oblibou k malému komunikačnímu superhetu, jehož popis je v tomto čísle. Činíme to po několika zkouškách tak, že obě sluchátka, spojená paralelně, zařazujeme namísto sluchátek magnetických, takže jsou připojená v řadě s odporem 10 k Ω a izolačním kondensátorem 0,1 μ F mezi anodou konkálové elektronky a zemí. Z počátku jsme chtěli, aby byla zatížena obvyklým ohmickým odporem a proto jsme dávali paralelně ke krytalovým sluchátkům odpor 2000 ohmů. Když jsme jej však odpojili, nestalo se naprostě nic škodlivého, naopak značně se zlepšil přednes hluček, což je při bližším studiu zapojení zcela pochopitelné. Obávali jsme se, aby napětí na nezatížené elektronce nebylo přílišné. Ve skutečnosti je elektronka zatížena odporem 10 000 ohmů a kapacitou 6000 pF, což je kapacita výbrusu pro dvoje sluchátko paralelně. To znamená, že při kmitočtu asi 2,5 kc je už elektronka prakticky správně zatížena, kdežto při menších kmitočtech přechází její záť v kapacitní a činí u 400 c/s asi 70 000 ohmů. To je také hodnota, která se pro krytalová sluchátka udává v továrních prospektech.

Ideální napájení takového sluchátka bylo by z vf. pentody s pracovním odporem co možná velkým, na př. 200 k Ω . Tak by bylo lze dosáhnout velmi dobrého přednesu basu, které jsme musili při poslechu na sluchátku relativně zesilovat omezením výšek tím, že jsme mezi anodou konkálové elektronky a zemí připojili ještě 5000 pF.

Věříme, že tentokrát mohou zájemci o „krystálový poslech“ dosáhnout skutečně dobrých výsledků a těšme se, že se výroby hodnotných piezoelektrických sluchátek ujmí i některý podnik, aby se dostala i k těm, kdo si sami do výroby netroufají. — S upřímným potěšením vyslovujeme svůj dík panu Rich. Polame, majiteli radiotechnického závodu v Přerově, Komenského 16, který nám dodávkou speciálních výbrusů práci umožnil.

Radar pro obchodní lodí

Nedávno byl na mezinárodní konferenci o radiových pomůckách námořní navigace předveden první radarový přístroj, který vyrábila britská společnost Metropolitan-Vickers Electrical Company pro mimořádné obchodní potřeby. Hlavní provozní vlastnosti tohoto přístroje, nazvaného MR1, jsou tyto: Může být obsluhován zavícněními neodborníky. Dává přesně měřitelný záZNAM předmětu až do vzdálenosti 45 m, na rozdíl od asi 1000 m běžné válečné výzbroje. Zůstane-li bez dohledu, vydává pravidelně se opakující tón, ukazující, že je stále v činnosti, a mnohem silnější a vyšší tón, jakmile nějaký předmět vstoupí do pole jeho působnosti.

Přístroj byl vybudován podle požadavků vydaných britským ministerstvem válečné dopravy v r. 1945. Jelikož na obchodních lodích není nazbyt místa, bylo celé zařízení instalováno do nejmenšího prostoru. Všechny části tohoto zařízení kromě vysílače, rotační antény a proudových zdrojů jsou v jediném ocelovém stojanu, který zabírá asi 0,2 m² podlahy a je vysoký 2 m. Na tomto stojanu jsou obrazovky a kontrolní zařízení; má být umístěn na kapitánském můstku tak, aby byl v lehkém dosahu jak důstojníka ve službě, tak i navigačního důstojníka a kormidelníka. Vysílačka a rotační antena mají být umístěny nad kapitánským můstkem. Jsou stavěny tak, aby vzdorovaly povětrnostním podmínkám, kterým jsou celou dobu vystaveny.


Proudový zdroj se skládá s benzínového motoru a alternátorem, který může být umístěn kdekoli v blízkosti hlavního zařízení na ploše 4,5 × 1 stopa (135 × 30 cm). Další samostatnou jednotkou je automatické výstražné zařízení, které může být instalováno kdekoli, a které dává výstražné znamení jakmile se lodě blíží překážce, a mimo to slyšitelně označuje, že přístroj je v chodu. Dík této úpravě není zapotřebí miti stálou obsluhu u radarového přístroje.


Za normálních okolností otáčí se antena motorkem stále dokola a „pozoruje“ celý obzor. Může být natáčena i ručně, oběma směry pro přesné pozorování objevené překážky.

Jednoduchým přepnutím v obvodu čásové základny obrazovky mohou být změněna dosahová pásma na 3000, 10 000 nebo 60 000 yardů (2742, 9140, 54 840 m). Volba pásma záleží na okolí, v němž lodě pluje, na přesnosti, s jakou překážky v jejím okolí chceme zaměřit a na vzdálenosti předpokládaných překážek. Na nižších dvou pásmech je obrazovka kalibrována po 1000 yardech (914 m), na nejvyšším po 4000 yardech (3656 m). Vzdálenost je možno odesílat s přesností asi 5 procent dosahového pásma, to jest na př. 150 yardů (137 m) na nejnižším pásmu. Vzdálenost s přesností 1 procenta možno odesílat na zvláštním měřidle na panelu pod obrazovkou.

Zjištění směru překážky dělá se pomocí běžce, upevněného na stínítku před obrazovkou. Směr, ve kterém se pohybuje lodě, může být vyznačen na obrazovce tečkovanou světélkující čárou. Horizontální polární diagram antény je velmi úzký, aby vyznačený směr byl co nejpřesnější, vertikální diagram je naopak široký, aby kymácení se lodě nerušilo zaměřování.

M. B.

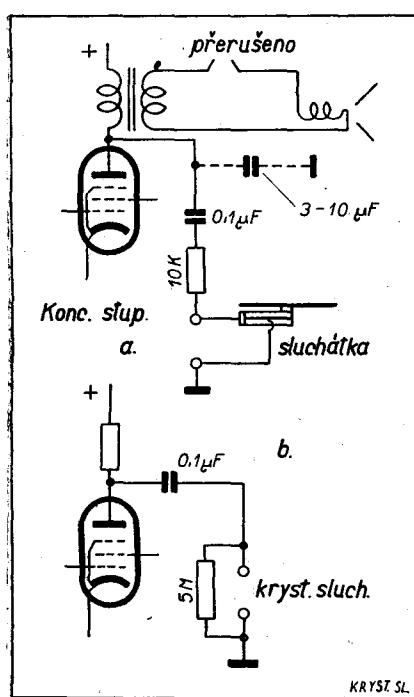

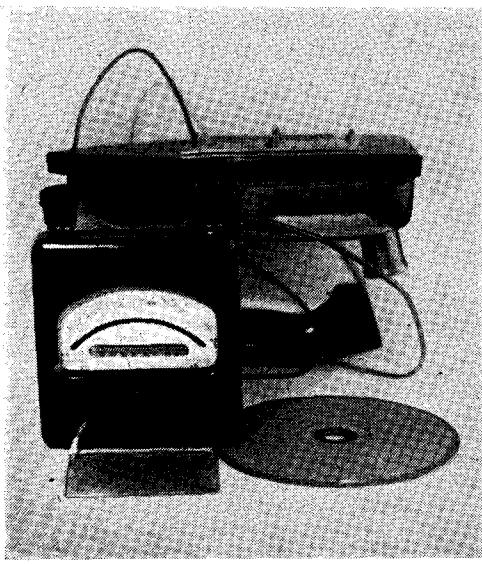

SVĚTELNÝ ČLÁNEK PRO EXPOSIMETR

ze staré usměrňovací destičky


dem ocínovali na dosedací ploše. Tím vznikne sběrací rámeček, který bude záporným pólem článku, zatím co nosný plech je pólem kladným.

Dalším úkolem je odstranění kovového povlaku selénové vrstvy. K tomu cíli si připravíme pomůcku: z tenkého hliníkového plechu vystříhneme dva obdélníky asi 85×70 mm, v jednom vyřízneme otvor 55×40 mm a na okrajích prorazíme v obou otvory pro sevření šrouby. Mezi tyto plísky vložíme selénovou destičku tak, že vrstva selénu je obrácena do otvoru, a destičku umístíme tak, že rámeček, tvořený folíí na okraji destičky, na všech stranách otvoru v plísku rovnoměrně vypadá, asi o 1 mm. Pak oba plísky stáhneme čtyřmi šroubkami. Jde nyní o to, abychom destičku zahřáli na teplotu, při níž roztaje lehce tavitelná sběrač

lie je záporný, železný plech je kladný pól. Když nám přístroj ukáže $250\mu A$ při plném siunečním osvětlení nebo při osvětlení 60 W zárovkou, můžeme být spokojeni. Desku i mikroampérmetr (malý vojtvár) vestavíme do vhodného krytu, např. podle snímků, a exposimetr je hotov.

Při tavení vrstvy velmi pomůže improvizovaný thermoelektrický teploměr. Potřebujeme milivoltmetr s plnou výchylkou nejvýš asi 0,1 V nebo méně (v nouz běžný miliampermetr s otočnou cívkou), asi 1,5 m měděného drátu \varnothing 0,3 mm a stejně množství drátu konstantanového též silné. Dráty protáhneme isolačními trubičkami, na jednom konci je připájíme na slabý mosazný plíšek, na druhém připojíme milivoltmetr. Mosazný plíšek a dobrý teploměr ponoříme do vařící vody a zaznamenáváme výchylku milivoltmetru. Pak če-

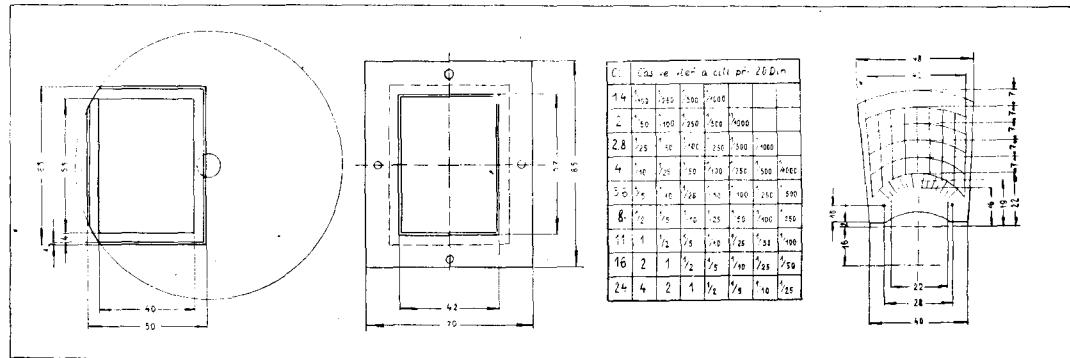Odstraňování lehko ta-vitelné slitin s povrchu selénové destičky po ohřátí na elektrické žehličce, za kontroly teploty improvisovaným thermoelektrickým článkem a milivoltmetrem. — Vpravo úprava citlivé destičky a stupnice s expoziční tabul-
kou.



Z porušených desek selénového usměrňovače, jejichž sběrná elektroda z lehce tavitelné slitiny se přehřátím článu po přílišném zatížení porušila a skapala (ale ovšem i s desek ještě dobrých), můžete si vyrobit fotoelektrický článek toho druhu, jaký májí známé elektrické exposimetry. Dokládají to připojené snímky amatérsky vyrobeného exposimetru, který pracuje zcela uspokojivě a jehož výroba je poměrně snadná i laciná.


Selénová mezivrstva má nejenom účinek usměrňovací, o něž se zájemci dovíděli dosti v letošním 3. a 5. čísle tohoto listu, nýbrž i vlastnosti fotoelektrického zdroje. Při dopadu světla vydává totiž volné elektrony, jejichž počet je téměř přímo úměrný osvětlení. Připojíme-li na takový článek mikroampérmetr a vytvoříme tak uzavřený obvod, můžeme vznikající proud měřit a z jeho velikosti usuzovat na osvětlení; to je právě podstata exposimetru. Takový článek bylo lze koupit, není však obtížné jej amatérsky s vlastnostmi sice méně příznivými než tovární, přece však vyhovujícími, vyrobít. Potrebujeme co možná velkou desku z usměrňovače, třeba vadou. Bývá to železny kotouč s nanesenou vrstvou rekryystalovaného selénu s příasadami. Vyfízmus z ní obdélník, na př. z desky prům. 112 mm, vyrobíme dvě destičky 50×65 mm. Hrany opatrně opilujeme a na straně selénu sbrousim v úzkou fasetu. Na okraje připájíme rychlým přejetím pajedlem 4 mm široké proužky měděné folie sily asi 0,1 mm, které jsme pře-

elektroda, ale menší než 150° , kdy se poškodí aktivní krystalická forma selénového povlaku. Můžeme to provést na vařiči nebo, jak ukazuje snímek, na dolní ploše elektrické žehličky. Když je dosaženo teploty 110 až 120°C , sejmeme destičku a rychle smeteme roztavenou slitinu otřením hadříkem na všecky čtyři strany přes okraj pomocného rámečku.

Je-li tavění dobře provedeno, má očistěná selénová plocha všude stejnou šedou barvu. Pak odstraníme hliníkové destičky a hotovou fotoelektrickou desku můžeme připojiti na mikroampermétry; měděná fo-

káme, až voda vychladne na 90 a 80° a také zapíšeme výchylky. Tím jsme zjistili změnu napětí th.-e. článku na 10 V, můžeme tedy přibližně odhadnout výchylku pro 110 a 120° C, které potřebujeme k tavení. Když máme toto zjištěno, sevřeme mosazný plíšek thermočlánku mezi selenou a hliníkovou desku; můžeme pak dobře sledovat stoupání teploty a nemůže se nám státí, že bychom při tavení přesáhl 150°, kdy se utvoří skelný povlak a selénová deska je nepotřebná.

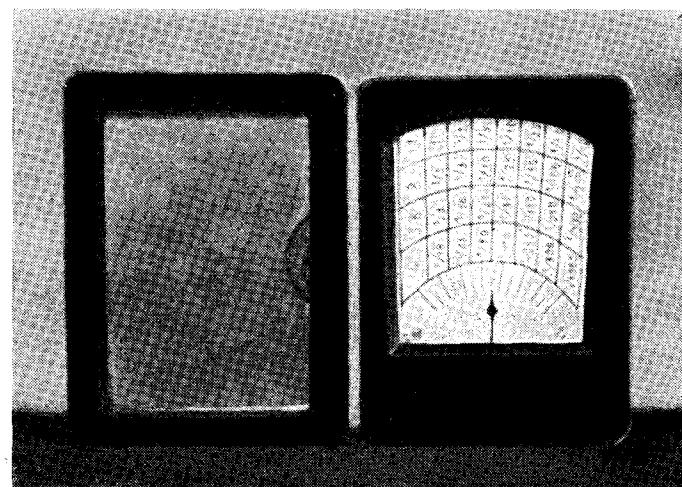Tovární exposimetry mají fotoel. desky, které mají na citlivé straně průhlednou



Doklad po-
užitelnosti
amatérských
fotoel. člán-
ků: dva
elektrické
exposimetry.

kovovou vrstvičku, jako sběrací elektrodu. Kdyby se podařilo udělat nějakým způsobem tuto vrstvičku amatérsky, dosáhli bychom asi dvakrát většího proudu, jinak má stejně vlastnosti jako tovární výrobek. Ani nejsilnější osvětlení nemá škodlivý vliv, ale teploty nad 45° má být co nejméně, neboť tepelný koeficient jest kladný, t. j. při stoupání teploty na 45° roste i vnitřní odpor, proud klesá a výkon je menší.

Při měření zvlášť slabého záření máme několik možností. Bud' použijeme ještě citlivějšího mikroampérmetru, anebo uděláme fotoel. destičku větších rozměrů; můžeme jich také více zapojit paralelně nebo do série, podle vlastností použitého mikroampérmetru.

R. K. Mozik.

Proti obchodnímu rozhlasu v Anglii

Ministr Morrison se opět zabýval otázkou komerčního rozhlasu v Anglii. Odpovídal v dolní sněmovně na dotazy poslanců a vysvětlil, že jediný BBC obdržela od ministerstva pošti licenci k vysílání rozhlasových programů. Rozhodnutí vlády, neudělit jiným žadatelům licence, bylo také ovlivňováno staviskem tisku, který prostřednictvím organizace vydavatelů tisku zastával názor, že zřízení rozhlasu na komerčním základě bylo by nezádoucí.

HLEDÁČ MÍN


Téže podstaty je možné použít pro přístroj k zjišťování skrytých kovových předmětů

Již delší dobu před touto válkou zabývalo se několik radiotechniků konstrukcí přístrojů, které spolehlivě nalezly kovy a kovové předměty, ukryté v zemi. Měly se uplatnit hlavně při hledání rudných ložisek. Teprve však po vypuknutí války, když byli technické postavení před úkol zhотовit zařízení, které by rychle a spolehlivě našlo nepřítelem položené podzemní miny, věnovali v Anglii této myšlence větší pozornost, a tak vznikl t. zv. detektor min.

Podstata je dosti jednoduchá. Je to vlastní obměna dnes již skoro šedesát let starého Hughesova obvodu, jehož schema je na obrázku 1. Generátor střídavého napětí o tónovém kmitočtu napájí dvě přesně stejné cívky, v jejichž magnetickém poli je třetí cívka s telefonním sluchátkem jako indikátorem. Cívky napájecího obvodu jsou spojeny v opačném smyslu, takže účinek jejich magnetických polí na třetí cívku se ruší a do indikátorového obvodu se neindukuje přímo z nich žádné napětí. Přiblížme-li však k tomuto okruhu kus jakéhokoli kovu, poruší se magnetická rovnováha obvodu a napětí, indukované do třetí cívky, se projeví jako slabší nebo silnější tón ve sluchátku.

Při vývoji přístroje bylo však nalezeno jednodušší a citlivější zapojení. Místo tří válcových cívek použili Angličané dvou plochých cívek, z nichž jedna je tak posunuta, že kruhové magnetické pole druhé (vysílače) se ve svých účincích na ni ruší (viz obrázek 2). Toto uspořádání obvodu má ještě další výhodu; cívky můžeme uložit do plochého bakelitového „tafíku“, kterýžto tvar pro daný účel velmi dobře hodí. Hrubé nastavení nulové vazby provedeme již při sestavení, dříve než je zalijeme impregnačním voskem. Pro přesné nastavení nuly jsou v rukověti cívkového pouzdra dva potenciometry, jejichž zapojení je ve schematici 3.

Vlastní přístroj (obrazec 3) je vestavěn i se zdroji do malé brašny a má jen tři elektronky — vf pentody typu 1N5 (asi jako evropská DF22). První (zleva) je zapojena jako kapacitně vázaný (Colpittův) oscilátor, oscilující na kmitočtu 1000 c/s. Tímto napětím se napájí budící cívka (spoje Y a G). Přijímací cívka (spoje W a BR) je zapojena na vstup citlivého nf zesilovače (druhá a třetí pentoda) s transformátorovou vazbou. Zesílené napětí se vede do drobných sluchátek. Citlivost zesilovače se řídí potenciometrem 0,5 megohmu.


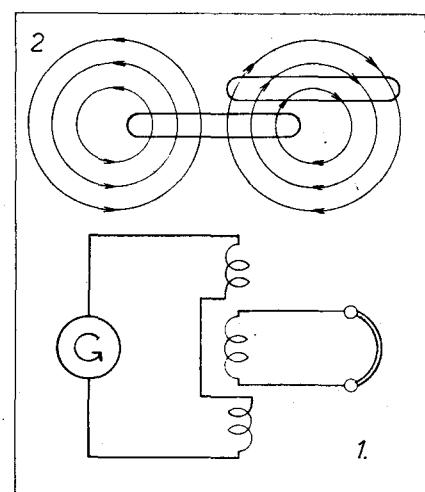


Obrazek 1. Balanční okruh Hughesův. — Obrazek 2. Poloha cívek pro nulovou vazbu. Magnetické pole „vysílače“ cívky se v přijímací cívce ruší, viz šipky udávající směr siločar. Cívky mají 800 závitů drátu Ø 0,25 mm.

kověti cívkového pouzdra dva potenciometry, jejichž zapojení je ve schematici 3. Vlastní přístroj (obrazec 3) je vestavěn i se zdroji do malé brašny a má jen tři elektronky — vf pentody typu 1N5 (asi jako evropská DF22). První (zleva) je zapojena jako kapacitně vázaný (Colpittův) oscilátor, oscilující na kmitočtu 1000 c/s. Tímto napětím se napájí budící cívka (spoje Y a G). Přijímací cívka (spoje W a BR) je zapojena na vstup citlivého nf zesilovače (druhá a třetí pentoda) s transformátorovou vazbou. Zesílené napětí se vede do drobných sluchátek. Citlivost zesilovače se řídí potenciometrem 0,5 megohmu.

Práce s přístrojem je snadná a poměrně velmi bezpečná. Před začátkem hledání se jenom nastaví potenciometry přesně nulová poloha (úplně ticho ve sluchátkách). Při práci nese obsluhující voják pouzdro s cívkami na dlouhé holi před sebou (asi 20 cm nad zemí) a zvolna postupuje terénem. Přiblíží-li se k místu, kde je zahrabána mina, ozve se ve sluchátkách tón. Podle největší jeho hlasitosti určí pak přesnou polohu miny. — (Podle Radio Craft, July 1946.) O. Horna.

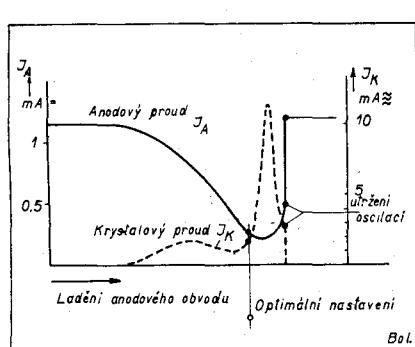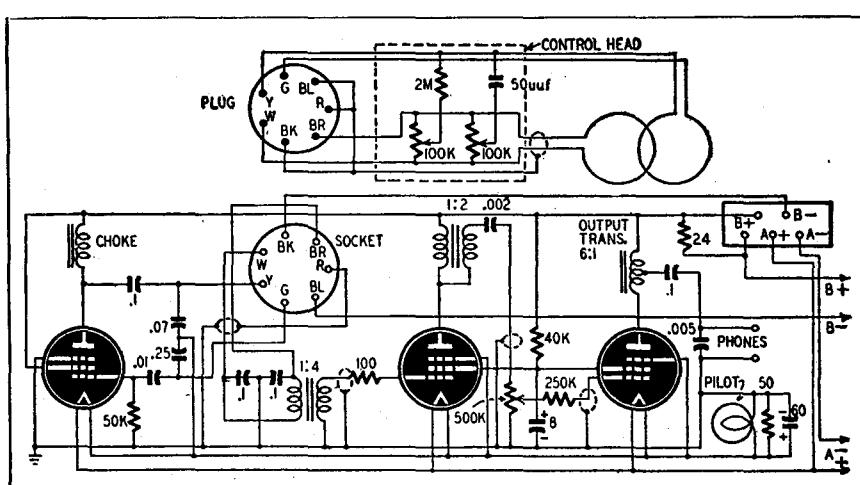
Obrazec 3. Schema detektora míny. Nahoře zapojení cívek a potenciometrů k nastavení nulové polohy, dole oscilátor 1000 c/s a nf zesilovač pro sluchátká.



OSVĚDČENÁ ZAPOJENÍ

Síťová TŘÍLAMPOVKA *s jediným ladi- cím obvodem a koncovou tripla*

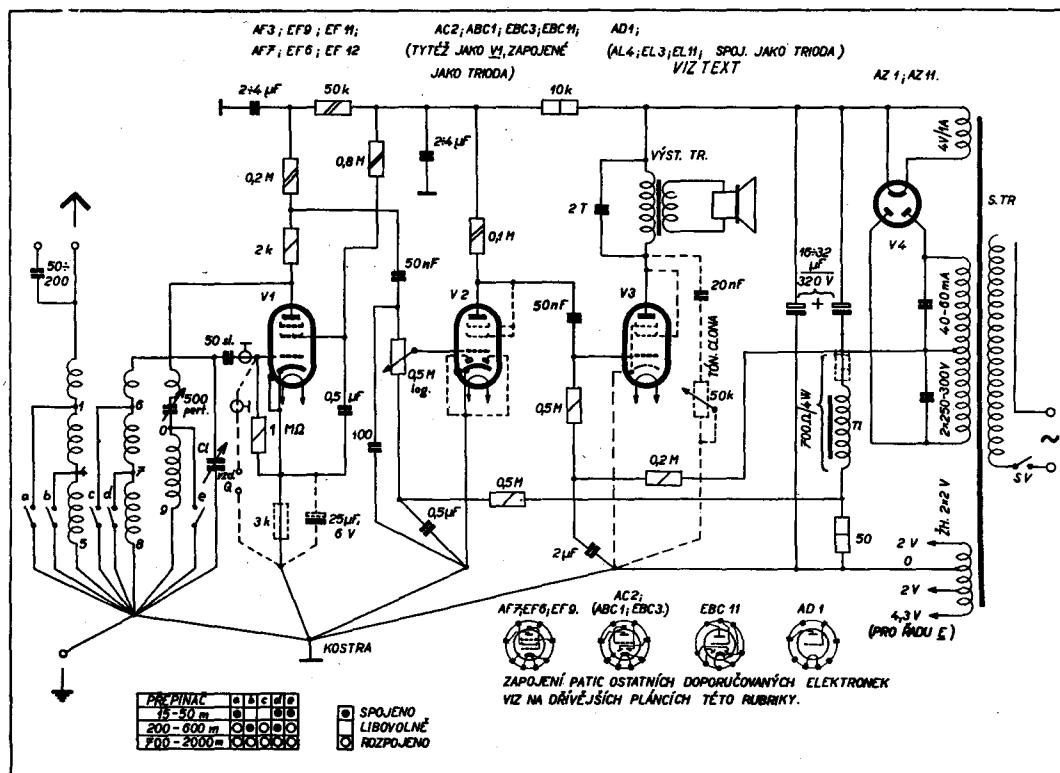Zapojení s hodnotami součástí. Otisk ve větším měřítku lze koupit za Kčs 10,— v red. t. l.



V domnění, že dosáhnou podstatně většího výkonu jednoduchými prostředky, zádají mnozí méně zkušení radioamatéři pro zdokonalení svých „dvóvek“ zapojení jednoobvodové trifilampovky s moderními výkonnými pentodami. Takový přístroj, osazený na pf. EF6 EF6, EL3 není účelný, protože mřížkový detektor dokáže usměrnit jen signály asi 0,1 V, slabších si prakticky nevšímá. Modulace průměrné hloubky 0,3 ze signálu 0,1 V dává po usměrňování napětí asi 0,015 voltu, a projdě-li toto detekční pentodou jakožto nf zesilovačem, tu při obvyklém zapojení se ziskem zhruba 150 dostaneme na výstupu napětí 2,3 V. A to stačí k vybuzení koncové strmé pentody téměř na plný výkon, pro něž na příklad EL3 potřebuje na mřížce asi 3,5 V eff tónového napětí. Vložit mezi detekční a koncový stupeň ještě třetí zesilovací elektronku, dokonce v pentodu, je tedy v běžných případech zbytečné.

Jinak je tomu, máme-li na koncovém stupni triodu, na př. AD1. Její mřížka vyžaduje pro plnou hlasitost napětí 30 V efektivního napětí, a tu už s jediným nf. stupnem nevyužijeme plně nejslabších signálů. Místo původního zisku 150 potřebovaly bychom zhruba 10krát více, a na to jediný stupeň před koncovým nestačí. Proto mají přístroje s koncovou triodou dva nf stupně předchozí, z toho jeden stačí triodový se ziskem okrouhlé 20. Tím docházíme k celkovému zisku $150 \times 20 = 3000$, a to stačí bohatě. — Triodový koncový stupeň má proti pentodovému výhodu malého vnitřního odporu elektronky. Důsledkem je předně lepší přednes hlubokých tónů, za druhé důkladné tlumení mechanických resonancí membránky reproduktoru a tím i dokonalejší přednes: reproduktor přesněji sleduje prudké změny hlasitosti a nedoplňuje zvuk pomalým dokmitává-


ním, jako u pentod, kdy vnitřní odpory koncového stupně není malý proti odporu pracovnímu.

V zapojení vstupního ladicího obvodu není změn proti většině předchozích návodů v této rubrice. V knize Praktická škola radiotechniky, v části Přijímače naší najde zájemce podrobný výklad o přepínání rozsahu. V blízkosti silných výsilačů bude nezbytné použít odladčovače. Protože tu máme značný zisk a tedy řídicí mřížku první elektronky citlivou na rušivá napětí, hledíme mít přívody k ní krátké, stíníme je opletenou nebo kovovým páskem ovinutou trubičkou průměru co možná velkého průměru (na př. 3 mm) v níž je drátek asi 0,5 mm silný. Opačná úprava (silný drát, slabá trubka) má ve-

likou kapacitu a ztráty, které se projeví zúžením vlnového rozsahu a poklesem citlivosti. — Gramofonovou přenosku můžeme připojit na zdídky Q, při tom však musíme zapojit do katody odpór 3 KO a kondensátor 25 uF na 6 V a přenoska musí mít spojení mezi vývody přes odpór než větší než 0,5 MO. U magnetické je to splněno (leda by byla přerušená, pak ovšem také téměř nehráje), u krystalové je nezbytné použít zapojení, které je v téměř obvodě vyznačeno v letošním 7. čísle na str. 180, v zapojení dvoulampovky na sítě.

Anodový obvod det. elektronky je upraven běžně; zdůrazňování hlubokých tónů zde není nezbytné, protože koncová trioda je dobře přenáší i s méně dobrým vý-

LADICÍ OBVOD PRO POSLECH DVOU STANIC

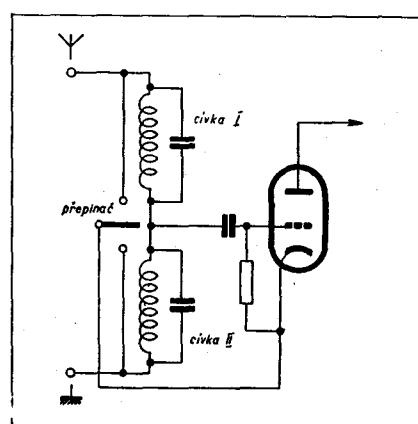

V přístroji, který jsem stavěl rodičům pro poslech Prahy a Mělníka, použil jsem

jednoduchého obvodu takové úpravy, že vždy jeden působí jako ladící a druhý současně jako odlaďovač. Oba v serii jsou zařazeny mezi antenu a uzemnění, střední vývod jde na řídici mřížku detekčního stupně (audion) přes obvyklý kondensátor, kdežto kathodu elektronky přepnám tlačítkovým jednopólovým přepinačem buď na antenu nebo na uzemnění, jak to ukazuje obrázek). To, že kathoda není trvale uzemněna, neruší činnost. Obvody nalaďím přesně na žádané stanice v poloze, kdy právě působí jako obvod ladící. Event. rozladění, vzniklé změnou kapacity při přepínání kathody, nevadí, protože i pak odlaďovač dosti působí; rozladění může být nepatrné, volfme-li pevné ladící kapacity dosti veliké. Obvody mohou být dolaďovány změnou indukčnosti cívek záleznovým jádrem, nebo paralelně připojenými trimery.


J. Šrámek, Praha XIV

stupním transformátorem. Pokud by bylo žádáno, lze je provést obvyklým způsobem: odpor 0,2 MO v anod. obvodu rozdělíme na př. na 30 kO a 0,2 MO, a část 0,2 MO přemostíme kondensátem 10 nF = 10 000 pF. Přes obvyklý vazební kondensátor je zesílené nf. napětí spojeno s mřížkou následující elektronky, jejíž mřížkový svod je regulátor hlasitosti, logaritmický potenciometr s celkovým odporem 0,5 až 1 MO. Není tu přepychem, protože u silných stanic by mohlo nastat přemodulování příliš velkým signálem a tím skreslení. Můžeme použít tvaru, sdrženého s vypinačem sítě, SV. Druhá elektronka je buď trioda, anebo vf. pentoda zapojená jako trioda tím, že její stínici a brzdici mřížku jsou spojeny s anodou. Brzdici mřížku lze však bez podstatné ztráty spojit (nebo ponechat spojenu) se zemí. Zase je tu odporová vazba na říd. mřížku koncové triody, může to však i pentoda, na př. starší typ, kterou zapojíme jako triodu. Připomeňme, že tím nedosahneme tak velikého zmenšení vnitřního odporu, jak bychom se těšili: AL4 nebo EL3 v triodovém zapojení má vnitřní odpor asi 2000 ohmů, t. j. třikrát více než AD1 (670 O), i to je však proti původním 50 kO podstatně zlepšení, ač právě těchto elektronek je pro triodové zapojení škoda. — Malý vnitřní odpor dovoluje podstatně zvětšit blokovací kondensátor přes primární výstupní transformátor, zřetelně omezí vysoké tóny účinkem jeho rozptýlu, takže tónová clona (čárkované zakreslená) může zpravidla odpadnout. Výstupní transformátor pro AD1 má přizpůsobit odpor kmitačky reproduktoru optimální hodnotě 2300 ohmů, pro běžné devítivattové pentody 5000—7000 ohmů. Obvyklý transformátor pro AL4/EL3 se tedy nehodí pro AD1.

Koncová trioda AD1 potřebuje 45 voltů záporného napětí na mřížce. Získáváme je úbytkem na odporu 750 O/4 W, který je zčásti tvoren filtrací tlumivkou, zařazenou v záporné větví napájecího obvodu. Sít. transformátor je vhodný s napětím 2 x 300 V namísto běžnějších menších hodnot, neboť po ztrátě zmíněných 45 V zbude na anodi elektronky asi 250 V. Z odporu 50 ohmů odebíráme předpětí 3 V pro 2. elektronku. — Použijeme-li koncové pentody, zapojené jako triody, nebudeme potřebovat tak velikého předpětí: vystačíme zhruba s touž hodnotou, kterou má elektronka, zapojená jako pentoda. U EL3 a AL4 nebo EL11 je to asi 7 V, (druhý zesilovací stupeň by tu opět mohl odpadnout) odpor v záporné věti bude pak celkem 150 ohmů a filtrací tlumivku můžeme zařadit jako obvykle do obvodu kladného, t. j. mezi kladné póly elyt. kondensátoru filtru. Nezapomeňme však v tomto případě napájet anodový obvod koncové elektronky až z druhého kondensátoru, tedy až za tlumivku u Ti, neboť malý vnitřní odpor koncové triody zvětšuje náchylnost k bručení při nedostatečné filtrace. Tlumivka musí proto snést celkový anodový proud všech elektronek, okrouhle 60 mA pro AD1, a asi 40 mA pro běžné devítivattové koncové pentody v triodovém zapojení. Jinak je zapojení sítové části obvyklé a nevyžaduje poznámek. — Pro přístroj je také možné použít vojenských elektronek, na př. RV 12 P 2000 a RL 12 P 10 jako triody.

Náhrada SDRUŽENÝCH ELEKTRONEK

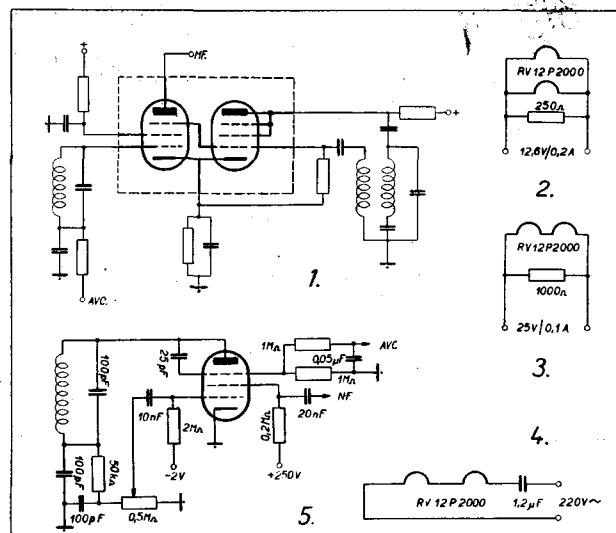Obraz 1. Zapojení dvou pentod RV12P2000 jako směšovací oscilátor. Obraz 2. Žhavici vláken na spojená v serii, náhrada elektronek řady C, E1, resp. E11 v tak zv. universálních přijimačích. — Obraz 3. Seriové spojení pro přijímače s elektronami řady U1, U11 a U21. Obraz 4. Žhavení vláken přes kondensátor v přijimačích na střídavý proud. — Obraz 5. Pentoda, zapojená jako duodioda-trioda.



Zdá se, že nouze o nové elektronky pro civilní přijimače je v celé Evropě stejná. Právě tak, jako u nás, snaží se amatérů a opraváři jiných zemí nahradit tento přechodně nedostatek použitím německých vojenských elektronek.


Zajímavý příspěvek k tomuto námětu přináší červnové číslo Radio-Rundschau, časopisu rakouské radiotechnického odborového organizačce. Je to návod, jak nahradit dvěma vojenskými pentodami RV12P2000 nebo RV12P2001 jakoukoliv směšovací elektronku, jejichž nedostatek je nejtěživější. Ze schématu (obraz 1) vidíme zapojení: Jeden pentoda, spojená jako trioda, nahrauje oscilační část původního směšovače, druhá slouží k vlastnímu směšování (injekce do brzdicí mřížky). Obě elektronky jsou sešroubovány patkami k sobě a po propojení přívodů je oscilační pentoda zálita do patky původní elektronky, takže kombinaci lze bez jakýchkoli mechanických a elektrických úprav zasunouti do

příslušné objímky v přijimači. Zajímavě je též vyřešeno žhavení této kombinace. Chceme-li nahradit směšovač v tak zv. universálním přijimači, osazeném řadou C nebo E1, resp. E11, spojime vlákna pentod paralelně s odporem 250 ohmů (4 W) a máme žhavení 12,6 V/0,2 A. Při spojení do série s paralelním odporem 1000 ohmů je žhavici spotřeba „dvojčete“ 25 V/0,1 A, tedy přibližně polikrát víc, než je v směšovaču universální řady U1, U11 a U21 (obraz 3). V přístrojích na střídavý proud je náhrada poněkud těžší. Zde si vypomůžeme buď přivinutím několika závití na sítový transformátor, nebo, jak vidíte na schématu 4., žhavením vláken přes kondensátor 1,2 μF přímo ze sítě (nebo příslušné odbočky primáru transformátoru) 220 voltů sítě. V těchto případech nepropojujeme žhavici vývody do původní objímky, ale spojení provedeme přímo nad kostrou, abychom nemusili přeletovávat žhavici spoje. (Tohoto zapojení je v podstatě použito v komunikačním superhetu z vojenských elektronek, popsaném v tomto čísle. Činnost se nezhorší, i když třetí mřížka směšovací pentody nedostává pomocné záporné napětí, jako je tomu v našem případě. Pozn. redakce.)

A ještě jeden nápad, tentokrát ruského původu. Obyčenou pentodou je možno dobré nahradit duodiodu-triodu, jak ukazuje schema 5. Část kathoda - řidicí mřížka - stínicí mřížka nahrazuje triodovou část sdržené elektronky, zatím co anoda je zapojena jako usměrňovací a brzdicí mřížka jako úniková dioda. (Také toto zapojení jsme v redakční dílně vyzkoušeli hned, jakmile jsme autorův článek dostali do rukou, a to na témž komunikačním superhetu. Kromě stráty zisku, pochopitelně při použití triody jako nf zesilovače namísto původní pentody, nebylo lze sluchem zjistit rozdíl v jakosti, a zejména přednes byl stejně věrný. Možnost náhrady na př. vzácné EBC nf pentodou EF6 nebo EF9 bude jistě mnohem zájemcem velmi výtříba.)

Je nutno zdůraznit, že ač tyto kombinace nejsou rovnocennou náhradou za původní typy, nýbrž jenom výpomoci z nouze, přece pracují zcela spolehlivě, a jistě umožní uvést do chodu mnoho přijimačů, které odpovídají jen proto, že na trhu není náhradní elektronky. O. Horna.

Data elektronky AF 100

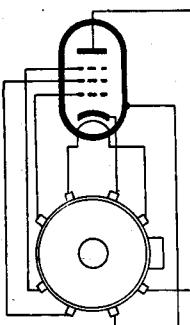

Nedávno byla uvedena do prodeje elektronka AF100 ze zbytků vojenského materiálu. Jde o tak známou televizní vf pentodu a lze ji použít jako vf i nf zesilovače, i jako koncového stupně pro menší výkony. Má tyto hodnoty:

Žhavení 4 V/0,7 A. - Anodové napětí a proud 250 V/15 mA. - Anodová ztráta 4 wattů. - Záporné předpětí prvé mřížky -2,1 V. - Napětí a proud stínicí mřížky 250 V/1,6 mA. - Strmost 10,5 mA/V. - Zesilovač činitel 3000. - Vnitřní odpor 300 tisíc ohmů. — Zapojení vývodů na patce urává při pohledu zespodu připojený obrazek.

Georges BIZET

Kdyby Georges Bizet, vlastním jménem vlastně Alexander César Leopold Bizet, narozený 25. října roku 1838 v Paříži, nebyl napsal operu „Carmen“, pravděpodobně by se o jeho skladatelské činnosti ve světě a snad i ve Francii poměrně velmi málo vědělo. Byl by zapadl do hlubiny zapomenutí jako mnoho jiných jeho současníků. Takto však vedle „Carmen“ žije i ostatní jeho dílo, i když pochopitelně nedosáhlo popularity této světoznámé opery.

Georges Bizet byl neobyčejný hudební talent. Jako mladý chlapec byl přijat na pařížskou konservatoř, kde dostával cenu za cenou. Ve svých 19 letech konečně byl stipendistům umožňována tříletý pobyt v Itálii a potom další dvě léta pobytu v jiných zemích v cizině. Ze své stipendijní doby Georges Bizet využil pouze prvních tří let. Potom mu zemřela matka a Bizet byl nucen vydělávat si peníze provozováním hudby a učitelstvím. Od doby pobytu v Itálii Bizeta neobyčejně lákalo divadlo. Jeho idelem bylo napsat operu, jedinou operu, jak říkával, která by měla rozhodný úspěch a která by ho tak finančně zabezpečila, aby se mohl věnovat jenom symfonické a komorní hudbě. Toto štěstí nebylo Bizetovi nikdy popřáno. Napsal několik oper, ale rozhodného úspěchu se nedokázal při žádné z nich. Triumf přišel teprve po jeho smrti.

S výjimkou „Carmen“ je Bizetovo operní dílo poměrně málo známo. Již za svého pobytu v konservatoři Bizet napsal malou operu „Le Docteur Miracle“, která dostala první cenu v soutěži, vypsání Offenbachem. Z Italie poslal Bizet do vlasti jako povinnou ukázkou práci operu „Don Procopio“ a po svém návratu do Paříže na vybídnutí ředitelství Komické opery v Paříži napsal „Lovec perel“. V tomto díle se již projevuje nesporné skladatelské mistrovství a zřetelné náruky na pozdějšího tvůrce „Carmen“. Opera byla po prvé hrána v září roku 1863, ale již v listopadu zmizela se scény. Bizet se nedal odradit a pustil se do komponování nové opery na ruský námět „Ivan Hrozný“. Nebyl s ní spokojen a vytýkal sám sobě přílišnou závislost na Verdim. Krátce před svou smrtí partitu tohoto díla ještě s úryvkou z jiných svých oper spálil. Ředitelé francouzských divadel však věřili v talent mladého skladatele, neboť ho vyzvali ke kompozici další opery, pod názvem „La Jolie fille de Perth“ (Perthská krasavice). Dílo bylo hráno r. 1867 v Paříži a potom dokonce v Bruselu, ale opět bez velkého úspěchu. Novou Bizetovou scénickou skladbou byla jednoaktovka „Djamileh“, složená pro Komickou operu. Ačkoliv šlo o znamenitý díl, neudržela se ani tato aktovka dlouho na jevišti. Kromě toho Bizet napsal scénickou hudbu ke hře Alfonse Daudeta „L'Arlesienne“, je to 27 hudebních čísel jednak orchestrálních, jednak sborových s průvodem orchestru, vymykajících se neobyčejnou invencí a rytmickou rozmanitostí. Ale ani toto dílo nenašlo u francouzského obecenstva zájem a brzy z divadla zmizelo. Největším Bizetovým neúspěchem byla poslední skladatelova opera, na které

si nejvíce zakládal. Roku 1873 pod dojmem známé Mériméeovy novely se rozhodl komponovat „Carmen“, na kterou od měsice září roku 1874 se konaly divadelní zkoušky. Ačkoliv opera byla provedena velmi dobře, přijetí bylo neobyčejně studené. Prvý akt se jakž takž ubíl, ale pak nášla obecenstva se měnila a zvýjavíci tří obrazů, zvláště čtvrtý, byly přijaty s naprostým chladem. I nejlepší Bizetovi přátele, kterým se dílo při generální zkoušce líbilo, byli upíně zmatení. Bizet se sice dočkal 36 repris svého díla, ale nepříznivé kritiky a lhostejnost obecenstva na něho těžce působily. V příštím roce se rozmohlo krční chorobou a dne 3. června roku 1875 ve svých 36 letech zemřel na rychlé souchotinu. Odi zemřelého zatlačila

jeho chot Geneviève, dcera skladatele Halévyho, který byl vždy věrným Bizetovým přítelkem stejně jako Gounod. Po Bizetově smrti byla „Carmen“ hrána v Paříži ještě dvanáctkrát a potom na dlouhá léta zmizela z repertoáru.

Myslí se, že významnější než opera bude pro budoucnost symfonické dílo zasloužené skladatele, jeho koncertní ouvertury „La Patrie“, dále suita upravená z „Arelatky“ (L'Arlésienne), symfonická fantasia „Souvenirs de Rome“, někdy zvaná prostě „Roma“, a rozkošná orcheestrální suita „Jeux des enfants“. Zpívaly se i Bizetovy písni a jeho přátele provozovali zanechané klavírní skladby.

„Carmen“ však zatím šla vítězně svě-

Georges Bizet na gramofonových deskách

Popularita Bizetovy „Carmen“ se projevila i na gramofonové desce. Od samého počátku gramofonového nahrávání arie z Bizetových oper, zejména z „Carmen“ a také z „Lovec perel“, jsou v popředí zájmu. Každý významný zpěvák nebo zpěváčka ukazuje svou doměnost na těchto všeobecně známých a oblíbených číslech. Když přišla éra elektrického nahrávání, obliba Bizetovy „Carmen“ vystoupila ještě více do popředí. Nemí vůbec možno vypsat, kolik slavných zpěváků a v kolika různých řezech světa nazpívalo na gramofonové desky různé úryvky z Bizetovy populární opery. Carmen, Don José, Escamillo, Micaela, ale také Frasquita, Mercédès, všechny osoby Bizetova díla se octly před nahrávacím mikrofonem, aby na gramofonovém trhu soutěžily svým výkonem a aby potěšily své nadšené čtenáře ariemi, které se dnes nikomu nezdají žádným problémem.

Zájem o Bizetovo dílo byl však takový, že gramofonové společnosti mohly přistoupit i k zachycení celé opery. Pokud je nám známo, byla „Carmen“ v nezkráceném znění dosud nahrána celkem čtyřikrát. Dvakrát ji nahrali Francouzi, dvakrát Italové. Francouzské nahrávky bylo po dvakrát provedeno Komickou operou. Po prvé je řídký Piero Coppola a Carmen zpívá Lucy Perelli, Micaelou Ivonne Brothier, Dona José tenorista José de Trévi a Escamillou Louis Musy. Nahráni je na deskách HMV (L 695-711). Druhý záznam byl uskutečněn pod řízením dirigenta Elie Cohena a titulní úlohu zpívá Raymond Visconti, Micaelu Marthe Nespolous, Dona José Georges Thill a Escamillu M. Grénot. Tyto desky vydala Columbia pod čísly 14222-36. Italské provedení bylo ovšem po dvakrát svěřeno nejpopulárnějšímu souboru, totiž sólistům a orchestru milánské Scaly. Společnost His Master's Voice zahájila provedení Scaly pod dirigentem Carlo Sabajnem. V tomto obsazení Carmen zpívá Gabriella Besanzoni, Micaelu Marie Carbon, Dona José Piero Pauli a Escamillu Ernesto Besanzoni. Opera je nahrána na 19 desekách pod čísly C 2310-28. Časově nejposlednějším a technicky nejdokonalejším je nahráni, pořízené pro společnost Columbia rovněž na 19 desekách (DX 371-409). Tento záznam je řízen Lorenzem Molajolem a titulní úlohu zpívá slavná španělská zpěvačka Aurora Buares. Micaelu zpívá Ines Alfani Tellini, Dona José Aureliano Pertile a Escamilla Benvenuto Franci. Výkony sólistů jsou znamenité a dokonale reprodukovány sbory, a mistrovsky hrající orchestr zvyšují požitek. Celá velká tradice Scaly a italské hudební ingenium se zrcadlí v těchto deskách. Ani mechanická reprodukce nemůže setřít živelný temperament tohoto provedení. Kapitolou pro sebe jsou nazpívané sbory. Při těch sbormistři evropských operních scén mohou jenom blednout závistí. Ale také na orchestrál-

ním parti by se mohli učit mnozí dirigenti. Italové totiž dovedou ztlumit orchestr všude tam, kde zpívá zpěvák, ale naproti tomu rázem jej rozebrat do nepopsatelné barevnosti a dramaticnosti i v nejkratších mezihrátech. Zdánlivě nejvýznamnější fráze v tomto orchestru znějí plný životem a na mnoha místech se dá v pravém slova smyslu mluvit o dramatickém sváru těchto motivů a motivků. Je to umění, které je dáné Italům zjevně shůry a které se nekopíruje v žádné apatyci.

Z ostatních Bizetových oper jsou nahrány úryvky z „Perthské krasavice“ a zejména z „Lovec perel“. Tato opera byla značně populární nejen ve Francii, nýbrž také v Itálii a v Rusku. Jednou z nejnahrávanějších arší je Nadirova romance, která je známa v podání Enrica Carusa, Benjamina Gigli, M. Flety a mnoha jiných.

Také orchestrální tvorba je na deskách početně zastoupena. Z „Arelatky“ jsou nahrány v četných provedeních obě suity. Prvou upravil Bizet, druhou později Halévy. Mezi dirigenty této populární hudby najdeme Leopolda Stokowského, Gabriela Pierné, Pierre Chagnona, G. Cloëze, W. Mengelberga, E. Goosense a zaslouženého skladatele F. Schrekera. Také ouvertura „La Patrie“ je nahrána několikrát. Rovněž malá suita „Jeux des enfants“ se těší velké oblibě. Skvělou deskou je zvláště nahráni orchestru milánské Scaly. Též Bizetovy písni byly často reproducovány. Nejznámější z nich je „Agnes Dei“, nazpívaný nejrůznějšími světovými zpěváky.

Z našich zpráv v minulých číslech čtenář již ví, že byla nahrána i jedna Bizetova symfonie. Dvě ještě čekají na své vzkříšení.

• Nejdražší gramofonová jehla, která se na světě prodává, je přehravací diamantová jehla firmy Duotone. Stojí 50 dolarů (2500 Kčs). Firma však zaručuje, že ani po pětiletém nepretržitém provozu nenastane sebemenší opotřebení diamantové špičky. -rn-

Sdělení fonoamatérům

Okresní osvět. rada ve Fryštátě, Těšínsko, Stalinova 16, chce zachytit na desky staré slezské národní písni, zvláštnosti nářečí, projevy a pod. Protože nemá možnosti opatřit si využívající přehravací aparaturu, žádá o přispění zdatně amatéry, kteří by mohli provést příslušné práce za úhradu režijních výloh. Nabídky odborníků, kteří by byli ochotni přispět tímto způsobem osvětovému i kulturnímu dílu v kraji těžce poškozeném okupací a válkou, budouž zaslaný na adresu, uvedenou nahoře. P

tem. Od roku 1876, tedy již za pouhý rok po skladatelově smrti, je postupně hrána v Bruselu, ve Vídni, v Neapoli, v Londýně, v New Yorku a v Petrohradě a všude má veliký úspěch. Následkem toho si této opery větší i francouzské provinciální scény a ředitelství Komické opery je najednou bombardováno dotazy, kdy konečně provede opět pozoruhodnou francouzskou operu, která je již proslavena ve všech zemích. Ředitelství Komické opery roku 1883 kapituluje a přijeti kdyži zavržené „Carmen“ je triumfální. Již v roce 1904 Bizetova opera dosahuje na jevišti Komické opery svého 1000. představení. Tou dobou je jednou z nejoblíbenějších oper na divadle celého světa.

V. F.

Bizet o sobě

a jiní o Bizetovi

„Máme dnes všechnou hudbu, hudbu mimořádnosti, přítomnosti a budoucnosti; hudbu harmonickou, melodickou a účenou (poslední je nejnebezpečnější). Já uznávám jenom dva druhy hudby: dobrou a špatnou. Cožpak nelze ukázat na genie ve všech zemích a ve všech dobách? Co je pravé a krásné, to neumírá. Básník, výtvarník nebo skladatel dává do svého výtvaru celou svou tvůrčí silu, celou svou vnitřní bytost, ale čím my mu odpovíme? Místo toho, abychom se pohroužili do přímných dojmů, vymáháme na autorovi pas. Vypátráme se, jaké má způsoby, zda už tu byly různé vzory dříve a jak se k tému dílům nový autor chová. To pak není kritika, ale policejní pátrání. Skladatel nemá jména, nemá národnost. Důležito je pouze vědět, má-li talent, je-li geniální, či nic; má-li inspiraci nebo ne. Pakliže ano, máme ho větlat s otevřenou náručí a nezádat na něm, čeho nemá, nýbrž snažit se pochopit ty vlastnosti a ctnosti, které má.“ (Bizet v roce 1868.) „Nemohu říci, že bych tohoto roku byl špatně využil. Přečetí jsem přes paděl solidních svazků o historii a literatuře a zajímal jsem se poněkud i o dějinách umění. Počínám také poněkud rozumět malířství, sochařství a podobně. Ale i hudebně jsem napsal tolik, kolik je jenom možno za čtyři měsíce plně práce.“ (Bizet v dopise matce z Ríma.)

„Moje sympatie se rozhodně obracejí k divadlu. Cítím, že se ve mně ozvala dramatická žíla, o které jsem dříve nevěděl.“ (Opět Bizet v dopisu matce z Ríma.)

„Potom bychom ani otec, ani já již nedávali hodiny hudby. Žili bychom všechni jako rentiéři, a to by zajisté nebylo špatné. Vždyť 100 000 franků je vlastně — maličkost! Dva operní tisíce a bylo by všechno hotovo. „Prorok“ vynesl přece milion. (Opět dopis Bizetové matce z Ríma.)

„Ach, kdybyste měl pouze jeden velký operní úspěch, pak bych psal jenom orchestrální a komorní hudbu.“ (Z téhož dopisu.)

„Můj starý příteli! Doporučuj Ti držitele tohoto dopisu, pana Bizeta, laureáta našeho ústavu. Je to roztomilý, hodný mládenec, který si zaslouží všechny sympatií — ale talentu, mezi námi řečeno, nemá ani za groš! Tvůj oddaný M. Caraffa.“ (Doporučující dopis skladatele a profesora pařížské konzervatoře Caraffy nestorovi italských skladatelů Mercadantemu.)

„Házel jsi nadarmo perly sviním.“ (Z dopisu skladatele Saint-Saënsa Bizetovi po neúspěchu opery „Djamileh“.)

„Muž se setká se ženou a považuje ji za hezkou — to je první jednání. Milují se vzájemně — to je druhé jednání. Ona ho již nemiluje — třetí jednání. On jí zabije — čtvrté jednání. A tomu vy říkáte hra! V opravdové hře musejí být překvapení, nedorozumění, peripetie, vůbec takové věci, které nutí obe-

censtvo k otázce: Co bude v následujícím aktu? V tom je tajemství každé hry. Čtěte Scriba!“ (Kritika spisovatele a libretisty Jean-Pierre Dupina po premiéře „Carmen“.)

„Bizet, jak známo, přísluší k nové škole, jejíž učenou je obsaženo ve vodnatelnosti hudební ideje, místo toho, aby hudba byla sevřena do pevných forem. Pro tušku, jejíž věštírnou je Wagner, motiv je nečím přežilým, melodie starou vetezi a zpěv slabým ohlasem toho, co zní v orchestru. Tento systém musí arci vést k výtvorům slabým a milhavým.“ (Kritika prvého provedení „Carmen“ v pařížském listě „Moniteur“.)

„Jsem přesvědčen, že „Carmen“ bude za 10 let nejpopulárnější operou světa“ (Petr Iljič Čajkovskij brzy po premiéře.)

„Dříve skládal jsem, vytvářel, vynálezařil. Tento proces hudebního myšlení jest ovšem ryze rozumový. Proto soudobá hudba, i když je velmi vtipná, dráždivá a nezvyklá, je chladná a není zaháňavá citem. A hle, přijde Francouz, u kterého všechny tyto pikantnosti a jemnosti jsou nikoli výsledkem přemýšlení, nýbrž tekou jako volný potok, lahodí sluchu, ale zároveň také vzuřují! Skladatel jako by vám říkal: „Vy nechcete nic velkolepého, silného, grandiosného. Vy chcete něco hezoučkého — nuže, tady máte hezoučkou operu. Opravdu, já alespoň neznám v hudbě nic, co by mělo větší právo představovat život, který je nazýván hezoučkým, le joli.“ (Petr Iljič Čajkovskij v dopise.)

Proč „Carmen“ nezvítězila na své premiéře?

Divadelní obecenstvo miluje především to, co zná. Zkušenosť nás učí, že k poznávání nových věcí nemá valné chuti. Má-li nějaká opera, známá již v cizích zemích, narází na další scéně úspěch, bývá to obvykle z toho důvodu, že jde již jenom o přijetí uznané hodnoty, a také proto, že hudba nového díla bývá posluchačům přece jenom již známa z koncertních provedení nebo z úryvků a podobně.

„Carmen“ byla vystavena této zkoušce, aniž měla jakoukoliv podporu. Naopak, všechno pracovalo proti ní. Velkou závadou opery byl její námět, který dnes je považován za základ jejího úspěchu. Ředitelství Komické opery, která byla považována za jakési rodinné divadlo, vidělo jej nerado a v pařížských novinách v den premiéry se objevily noticky, že nová opera pravděpodobně nebude obecenstvem valně přijata pro svoje nezvyklé prostředí. Francouzi při tom podlehli jistému onymu. Posuzovali totiž libretu Bizetovy opery podle Mériméova originálu. Jevištění Carmen je však podstatně ušlechtilější bytostí než Carmen známé novely. Není zlodějka, nemá u sebe muže, kterým se nechá vydírat a který do jejího náruče láká důvěřivé oběti, má prostě daleko lepší mravy a je povýšena na představitelku přirozené nespoutané vlnnosti, čímž nabývá rysu tragičnosti i vznětenosti. To ovšem poznalo francouzské obecenstvo daleko později a tehdy především pod vlivem strhující hudby se smířilo i s cikánským prostředím opery.

Odpor proti libretu se ovšem často ozval i mimo Francii. Jako když Beethoven nemohl zapomenout Mozartovi, že komponoval „Figarovu svatbu“, tak nejeden skladatel nerad viděl, že Bizet uplatnil svoje geniální nadání právě na zdramatizované Mériméově novele. Krásná historika se vypráví o našem Antonínu Dvořákovi. Potkal se jednou na večer na nynější Národní třídě se skladatelem Emanuelem Chválou, dlouholetým zasloužilým kritikem „Národní politiky“. Dvořák se tázal Chvály, kam jde, a když slyšel, že do Národního divadla na „Carmen“, zle zakoulel očima. Chvála to zpovzdal a zeptal se Dvořáka: „Vám se, mistře, ta opera nelíbí?“ Dvořák odpověděl: „Hudba se mi líbí, ale to se

mi nelíbí, že Bizet dal takovou mrchu do muziky!“

Je ostatně nutno říci, že na mnoha scénách a v mnoha provedeních ulpívá na „Carmen“ něco z této hany, neboť přemýšlivější diváci, odcházející po představení domů, mívají často dojem, jako by šlo v tomto dramatu všechno o lehkou a prodejnou bytost, o jejíž přízeň se ucházejí různí více méně podárení a nepodaření muži. V tom směru je poučné si poslechnout provedení milánské Scaly, kde opera se stává opravdu dramatickým obrazem dvojího světa, zobrazovaného na jedné straně Carmen a na druhé straně Micaela, ale zároveň i vелkou oslavou svobodného života mimo rád přiliplé přísné společnosti. Proto vrcholem italského provedení jsou velké hymny na svobodu, proto italská Carmen je v pravém slova smyslu vedoucí postavou v všechny pařížských dobrodružstvích, bytosti, která právem o sobě říká: „Narodila jsme se svobodná, svobodná zemřu.“

Kyslik v elektroakustice

Tento veselý plyn má pro zvukovou techniku výnam nejen jako pětina prostředí, v němž se zvuk šíří od elektroakustických transformátorů k ušním bubinkům, nýbrž i jako okysličovadlo krve. Když jsme v nedávných vedrech strávili několik večerů v biografech, shledali jsme se — a to nijak ojediněle — s prostředím nejen parným, ale také skoro nedychatelným, a vycházel jsme i po shlednutí opravdu dobrého pořadu v mракotkách a napolo uvařeni. Nemí to v Praze příznak vysloveně letní. I v zimní době ovane leckde vstupujícího návštěvníka kinematografu prostředí tak pestře složení a vůně, že neuvedoměle zatouzí po skafandru. Toto je po našem úsudku nejen vůně závada hygienická, nýbrž i těžká ztrátová polohka na účtu prosperity těch podniků. Jak má divák dokonale vnimat a plně vychutnat pořad, když vydýchaný vzduch ománe smysly i mozek až do otupělosti, z níž se jako z těžkého snu probírá tepové po dvou hodinách na čerstvém vzduchu! Protože dnes není obtíž ani nakladným přepychem zaplnit největší prostory v několika minutách čerstvým vzduchem, ne-li docele upraveným na změřenou teplotu a vlhkost, bylo by zásluhou, kdyby se kromě akustických poměrů v sálech a příslušných zařízení v kabině i za plátnem zkoumalo ve státních biografech i složení vzduchu během pořadu a zařídila náprava aspoň montáží a ovesm také pravidelným použitím bezhlubných a výkonních větráku. Proslulost nejlépe větraného sálu byla by jistě významným činitelem pokladního úspěchu v podniku, který by dokázal si ji zasloužit.

Potíže parlamentního vysílání v Austrálii

Austrálie se rozhodla vysílat rozhlasem průběh parlamentního jednání. První potíž se již dostavila. Jeden z poslanců útočil na svého protikandidáta v nastávajících volbách. Protikandidát, který není dosud členem parlamentu, nyní žádá o demokratickou rovnoprávnost, t. j. možnost odpověděti na útok rovněž rozhlasem.

— Rumunsko se zajímá o dovoz radiotechnických součástek. Nabídky lze zasílat na adresu: Bureau electrotechnique, Bukurešť. ip.

NA VŠECH VLNÁCH

Vážení pánové.

Snad bude naše amatéry zajímat několik mých zkušeností z poslechu na ultrakrátých vlnách.

Za příznivých podmínek v ionosféře je možné zachytit v překvapující sítě Londýn na 41,5 Mc/s. Ovšem, bývá to zřídka, denní doba celkem nerozchoduje. Vysílač bývá slyšet nejdéle pol hodiny a pak zcela zmizí. Proto nepodaří-li se vám nic zachytit, nezoufejte. Zkuste to zítra, pozitíři a jednou se úspěch dostaví. Nevysíláli právě Londýn a jsou-li příznivé příjemní podmínky, zachytíte na několika frekvencích návštěstí pro letadla (na př. na 40 Mc/s) v podobě stále se opakujících čárk a teček. Někdy je možno zachytit i stanici fonicou.

Sám používám sedmielektronkového ultrakrátovlnného superheretu, ale jen s pokojovou antenou. Věřím však, že by úplně vyhovoval trifilámový superreakční přijímač s jedním stupněm vysoké frekvence.

Budu velmi potěšen, když některý z amatérů napiše do Radioamatéra o svých úspěších s ultrakrátými vlnami.

Beroun, 14. srpna 1946.

S úctou Ladislav Pospíšil.

Redakci Radioamatéra

V těchto dnech jsem obdržela tabulku indických stanic All India Radio, o kterých bylo již ve vašem časopise referováno. Dovolují si však upozornit na mohutné (100 kW) stanice, které vysílají podle této tabulky:

Delhi VUD5:

15 190 kc/s	19,74 m	IST	7,10—8,30
15 190	19,74		8,45—12,15
15 190	19,74		12,45—14,30
15 190	19,74		15,00—19,00
9 590	31,30		19,30—21,30
9,590	31,30		21,45—23,45
7 290	41,15		4,00—4,55

Delhi VUD7:

9 630 kc/s	31,15 m	IST	8,20—8,30*
15 160	19,79		8,45—13,00
15 160	19,79		13,45—14,15
15 160	19,79		15,15—17,30
15 160	19,79		18,00—20,15
6 190	48,47		20,30—21,40
6 190	48,47		21,45—23,45

* neděle a středa

Vysílací doba jest udána podle India Standard Time, což odpovídá našemu letnímu času minus 3½ hodiny (tedy 7,10 až 8,30 IST jest 3,40—5,00 hod. ráno našeho času).

Po sluchači mohou oznámiti své zprávy o příjmu v anglickém hlášení na adresu: All India Radio, New Delhi, Broadcasting House, Parliament Street, Government of India.

Dále jsem obdržela verifikační listky od Department of Publicity & Printing, British Military Administration Malaya, B. M. A. Radio Singapur, které vysílá denně od 17,30—17,45 našeho času na vlně 9 548 kc/s, t. j. 31,40 m, a od stanice WGEQ General Electric, Schenectady, New York, která vysílá energii 100 kW na 15 330 kc/s, t. j. 19,57 m — a na dalších vlnách 11 810

kc/s, 25,40 m; 9 830 kc/s, 31,48 m. Obě posledně jmenované stanice jsou slyšitelný jen na větších přijimačích.

Stanice Radio Australia vysílá nyní na nových vlnách, z nichž nejlépe slyšitelná je VLG 30,99 m od 17,00—18,00 našeho času. O těchto stanicích budu vám referovat později.

Americké stanice National Broadcasting Company (NBC), International Division, New York, vysílají pro Evropu:

Anglicky: 12,30 až 12,45; 13,00 až 13,45; 14,30 až 15,30; 21,30 až 22,00 GMT.

Francouzsky: 16,30 až 17,00; 19,15 až 19,30; 20,30 až 20,45; 20,45 až 21,15 GMT.

Německy: 13,00 až 13,45; 18,30 až 19,00 GMT.

italsky: 16,30 až 17,00; 19,00 až 19,15 GMT.

Vysílání pro Jižní Ameriku španělsky a portugalsky: 21,45 až 23,00; 24,00 až 1,00; 2,00 až 3,00; 4,00 až 5,00 GMT.

(GMT značí Greenwich Mean Time, greenwichský standardní čas. Středoevropský čas dostaneme připočítáním dvou hodin.)

Vysílá tyto stanice:

	kc/s	m
WLWL	17,955	16,7
WLWS-1	15,930	19,83
WLWS-2	21,650	13,86
WLWR	15,250	19,67
WLWO	11,710	26,6
WLWK	17,800	16,8
WGEA	15,330	19,57
WCBX	17,830	16,8
WCBN	15,270	19,6
WGEO	15,330	19,57
WCRC	21,570	13,91
WLWL	17,955	16,7
WRCA	15,150	19,8
WNRA	18,160	16,52
WNRE	15,280	19,6
WOOC	15,250	19,67
WOOW	11,870	25,3
WBOS	15,210	19,73
WNBI	17,780	16,9
WOOC	15,200	19,75
WGEO	9,530	31,48
WLWS	15,200	19,74
WCRC	9,650	31,00
WLWR-1	9,700	30,9
WLWO	11,790	25,5
WLWL	21,650	13,8
WLWS-2	11,710	25,6

Do 19,00 GMT vysílá současně „Hlas Ameriky“ v Severní Africe na 26 m a od 19,00 GMT na 31 m.

Brno, 29. srpna 1946.

S pozdravem

Helena Helfertová.

(Redakce prosí pisatelku o sdělení přesnéjší adresy.)

— Počátkem července bylo v Anglii obnoveno 3260 amatérských vysílačích licencí. ip.

Pohrdka „černým“

Čs. pošty zvýšily nedávno odměnu za výplatní a oznamení nekoncesovaných posluhačů rozhlasu, kteří se trestuhodně vyhýbají placení účastnického poplatku, z původních 40 na 200 Kčs.

— Stávky a nedostatek materiálu v USA způsobily, že poválečný výrobní program v oboru radiových přístrojů bude splněn až v druhé polovině tohoto roku. Tepřve pak se očekává volný prodej přijimačů v předválečném rozsahu. ip.

K PRÍJMU VLN

Redakci Radioamatéra.

Postavil jsem si kapesní jednolampovku z 8. čísla Radioamatéra 1946 a osadil jsem ji elektronkou RL1P2, které jste použili i Vy. Po zapojení jsem zjistil, že elektronka nápadně silně žhaví (obyčejně není při denním světle žhavení vůbec vidět). Změřil jsem žhavicí proud a zjistil jsem, že je mnohem větší, než 50 mA. Po delší hledání jsem přišel na to, že elektronka RL1P2 má proti druhým, na př. RL2,4P2, RL2,4P3, RL2,4P700, spojenou brzdící mřížku se středem vlákna v baňce, což jsem bezpečně zjistil přesným ohmmetrem. Spojil jsem tedy podle Vašeho plánu brzdící mřížku s + polem žhavení, spojil jsem polovinu žhavicího vlákna na zkrat a tím došlo druhá polovina mnohem více proudu. Mám doma tři kusy RL1P2, všechny jsou výrobky firmy Lorenz z roku 1944 a všechny mají brzdící mřížku spojenou s vláknenem uvnitř baňky. Možná, že RL1P2 vyroben jinými firmami brzdící mřížku s vláknenem spojenou nemají.

Prosím proto, abyste co možná nejdříve upozornili čtenáře na tuto okolnost, neboť zkrat poloviny žhavicího vlákna nemění téměř nic na jakosti poslechu a mnohý konstruktor s menší praxí by si přezhavení nevšiml,* čímž by pravděpodobně odsoudil svou elektronku k brzkému zničení.

Bor u Č. Lípy, 1. IX. 1946.

S úctou radiomechanik. Emil Kollert,
P. S. U jednolampovku jsem spokojen.
Hraje i na 8 V anodového napětí.

* To se skutečně stalo i nám a jen práce při plném denním světle způsobila, že jsme chybou nenalezli. Úplné údaje o zapojení jsme dostali teprve dodatečně a nemohli jsme očekávat, že brzdící mřížka, spojená se středem vlákna, je ještě jednou (po našem úsudku zbytečně) vyvedena na krajní kolíček čtverice na patce. — Uvedenou závadu odstraníme prostým odpojením kolíčku g3 od přívodu —15 V. — V pláncích, odesílaných po 4. září, byla tato závada již odstraněna. Redakce.

Kapesní jednolampovka na baterie

pro všechny vlny (RA č. 8/1946, str. 198 a d.).

Nedopatréním vypadlo z výkresu označení antény a uzemnění. Vyznačte si je ve schématu takto: antena je na horním konci ladící cívky, který je současně spojen s anodou elektronky, uzemnění je spojeno s kostrou a s odběrkou cívky.

Přehled dat elektronek

(RA č. 8/1946, str. 212.)

Ctenář nechť si laskavě opraví dvě tiskové chyby. Cena výtisku je 250 Kčs, adresa vydavatele je Praha XII, nikoliv Praha II.

Ing. M. Pacák: Fysikální základy radiotechniky, II. díl. Vyslo jako první knižní vydání v nakladatelství Orbis v Praze, v červenci 1946. 200 stran formátu A5 (148×210 mm), 100 obrázků. Nitmi šíty a oříznutý výtisk v měkkých desekách 60 Kčs.

Knižní vydání nedávno ukončené přílohy Radioamatéra přijde snad vzhledem k zájemcům, na něž se nedostalo ze starších čísel tohoto listu. K jejich užitku připomínám stručně obsah, kterým se tento díl připojuje k dílu prvnímu; jeho nedávne sedmá vydání jsme tu ohlásili v šestém čísle. Úvodní část třetí (číslování navazuje na I. díl FZR) je věnována přehledu počtu se zvláštním zřetelem k potřebám praktické radiotechniky: připomínají se tu základní početní operace s čísly zvláštními i obecnými, odvozují vlastnosti logaritmů, podrobně uvádějí práce s logaritmickým pravítkem jako nejcennější počítací pomůckou technikovou, vysvětlují úhlo-

měrné funkce sinus, kosinus, tangens a kotaangens i jiné druhy funkcií a jejich znázornování, zejména také časté funkce exponenciální. Iaik ocení přístupný výklad podstaty derivace a integrálu pojmu, jež ho v technické četbě leckdy téměř děsí, dokud nepochopí účel. Pro elektrotechniku je důležitá harmonická analýza Fourierova, ježíž stručné slovné odvození a důležité vzorce jsou tu rovněž uvedeny. Nejcennější statí pro začátečníka je úvod do počítání s vektory a do počtu symbolického, který neobvyčejně usnadňuje řešení mnohých radiotechnických problémů. Závěrem této statí je pojednání o fyzikálních jednotkách, jejich rozdílech a o způsobu, jakým se tyto rozdíly prepočítávají pro různé základní jednotky.

Další, čtvrtá část knihy je věnována fyzikální podstatě elektronek: po přehledu elektronové teorie dochází na odvození základních zákonů o pohybu elektronů, jejich ziskávání a dále výklad o základních pojmech techniky elektronek: syntní proud, prostorový náboj, strmost, vnitřní odpor, vstup elektronů do kovů. Z původní diody je v následující části páté odvozena trioda a uvedeny její vlastnosti a činnost, vliv vakua, měření statických hodnot. Konečně dochází na elektronky s více elektrodami: tetrody s mřížkou prostorovou nebo síničí, pentody, hexody, heptody a oktody, dále řidičné elektronky (s ménitelnou strmostí). Na rozdíl od úvodních statí jsou složené elektronky probrány zjednodušeně, s ohledem na čtenáře nepříliš pokročilého, pro něhož výklad podrobný není ani snadno srozumitelný, ani zvlášt potřebný. Týmž způsobem je pojednáno o sdržených elektronkách, jejichž cena pro moderní radiotechniku je známa, o elektronkách plněných plynem a o elektronových indikátorech.

Mezi zvláštní elektronky v části šesté jsou zatím zahrnuty jen obrazovky, jejichž dosti podrobný výklad je tu spojen s hlavními způsoby zapojení a využití v osciloskopu a televizi.

Obsah tohoto svazku zdánlivě zůstává poněkud stranou od radiotechnické praxe (na rozdíl od dílu prvního, kde souvislost a užitkovost pro praxi je zřejmá). Ve skutečnosti jsou tu soustředěny základní poznatky, na jejichž podkladě může čtenář prospívat mnohem rychleji v rozvinutějších odvětvích radiotechnické fysiky, jako je použití elektronek jako zesilovačů, oscilátorů nebo usměrňovačů, což všechno bude obsahem svazků příštích.

RCA REVIEW

Č. 2, červen 1946, USA. — Pokusná barevná televizní soustava, R. D. Kell, Dr G. L. Frendendall, A. C. Schroeder, R. C. Webb. — Vývoj reproduktoru s širokým tónovým rozsahem, Dr H. F. Olson, J. Preston. — Monopásmová sdělovací soustava s velmi vysokou

kým kmitočtem, J. B. Knox, C. H. Brereton. Využití luminiscence a tenebrescence v radaru, H. W. Lewerenz. — Mobilní radiotelefony s kmitočtovou modulací, H. B. Martin. Vývoj impulsových triod a obvodů, dávajících jeden megawatt při 600 megacyklech/vt, Dr R. R. Law, D. G. Burnside, R. P. Stone, W. B. Whalley. — Metoda k měření hloubky modulace u televizního signálu, T. J. Buzalski. — Vývoj televizní přenosové linky s velmi malými ztrátami, E. O. Johnson.

ELECTRONIC ENGINEERING

Č. 222, srpen 1946, GB. — Betatron glasgowské univerzity s 20 miliony voltů. — Šestipásmový elektronický registraci přístroj, M. Scott. — J. L. Baird, průkopník televize, B. Clapp. — Elektronický kmitočtometr pro tónové kmitočty, W. A. Roberts. — Kovové povlaky na keramice, E. Rosenthal. — Komplexní vlnové průběhy, analýza, H. Moss. — Pomocný vysílač pro televizi, část 3, R. G. Hibberd. — Mikrofony, IV, S. W. Amos, F. C. Brooker.

LA TÉLÉVISION FRANÇAISE

Č. 15, červenec 1946. F. — Barevná televize soustavy CBS, dokončena. — Oscilátor pro kmitočty 2 až 150 Mc/s, L. Liot. — Televize s 1000 linkami, R. Aschen. — Elektronický zdroj časové základny 500 až 110 000 kc/s pro využívání televizních přístrojů. — Běžné poruchy televizních přijímačů s ukázkami zkušebních obrazů. — Impulsová tehnika, R. Lemas. — Měřic činitele jakosti s přímým údajem, pokrač. — Y. Guyot. — Televize v USA. — Použití triod pro impulsovou techniku. — Nové objevy v technice magnetronu.

PRODEJ · KOUPĚ · VÝMĚNA

Radioamatérům odborně poslúží ERAFON, Bratislava, Gunduličová 1/a.

Prod. za 2700 Kčs mavometr zn. C. a A. pro stejnou, i stř. proud 1,5—750 V, 3 mA až 7,5 A. B. Zelenka, Praha XII, Chrudimská číslo 5. (pl.)

Koupím elektr. DLL21 a DBC21. Pícha Josef, restaurátor, Turnov, náměstí 285. (pl.)

Prodám 4 USM. Philips, DCG 4/1000 nové, neu použ. potř. variátor-Urdos EU XII a usm. výb. pro nab. akum. se rtuťovou kathodou, příp. s mřížkami. Miloš Stirand, Třebestovice, p. Sadská. (pl.)

Přijme se ihned samostatný radiomechanický opravář. Radio Praha VII, Bubenská 9. (pl.)

Prodám nový synchr. motor pro gramofon. St. Hovorka, Hořice, Jiráskova 1302. (zd.)

Prodám: 3krát žáluďovou triodou RL2, 4T1 po Kčs 40,—; 2krát vibrátor k měniči W.G12, 4a po Kčs 60,—. J. Hofman. Česká Třebová, Stalinova 648. (pl.)

Prodám ruční elektr. vrtačku na 120/220 V, šest různ. otáček v min., za Kčs 1000. Ant. Pokorný, Praha VII, Heřmanova 42. (pl.)

Prodám 3krát EF22, 2krát ECH21 a EBL21, 1krát 6SA7GT, 2krát 4654, 2krát LS50, skřín na osciloskop tov. výr. (pro DG7 a pod.) ne použité, levně. J. Martinek, Kladno, Váňova číslo 1420. (pl.)

Prodám 4 tlumivky pro horské slunce 500 po Kčs 350,—, gramo přenosky, krystal po Kčs 200,—, elektronky AM2, EBL21, EF22, CY2, RGN2004, EBC3, CC2, CL4, NF2, EL6, EL12, RE074, CL1, CL6, RES094, RES1664D, PEI/80, RL12, P35, usměr. G4004, rády D, 6A7G, 6K7G, 6F7, 6G5, KC4, KL5. Josef Lacina, Říčany u Prahy. (pl.)

Superhetovou soupravu čívek, sest. ze vstupu, oscil., dvou mf 472 kc, mont. na spol. přepínací, je šest spojů k připojení, úhledně vyrobené, vyzkouš. signalgener. a v hrajícím modelu, zaručeně hrající, lehči montáž než obyčejné dvojky za Kčs 525 včetně anten. filtru vyrábí a dodává firma Ing. Vladimír Ondroušek, Brno, Bratislavská 17. (pl.)

Prodám kompletní osciloskop s Db 3-1, nevyzkoušený. Vázaný ročník RA 1942-43 a nezázaný ročník 1945. Log. pravítka a posuvné měřidlo (nové). M. Kubík, Brno, Veselá ul. číslo 23. (pl.)

Řidi a za redakci odpovídá Ing. Miroslav Pacák

Tiskne a vydává ORBIS, tiskařská, nakladatelská a novinářská společnost akciová v Praze XII, Stalinova 46. Redakce a administrace tamtéž. Telefon 519-41*; 539-04; 539-06. Telegramy: Orbis-Praha.

„Radioamatér“, časopis pro radiotechniku a obory příbuzné, vychází 12krát ročně první středu v měsíci (změna vyhrazena). Cena jednoho výtisku Kčs 15,—, předplatné na celý rok Kčs 160,—; na půl roku Kčs 82,—, na čtvrt roku Kčs 42,—. Do ciziny k předplatnému poštovné: výši sdělí administrace na dotaz. Předplatné lze poukázat v platném lístku Poštovní společnosti, číslo účtu 10.017, název účtu Orbis-Praha XII, na složence uveděte čitelnu a úplnou adresu a sdělení: předplatné „Radioamatéra“.

Otisk v jakékoli podobě je dovolen jen s písemným svolením vydavatele a s uvedením původu. — Nevyzádané příspěvky vrací redakce, jen byla-li přiložena frankovaná obálka se zpětnou adresou. — Za původnost a veškerá práva ručí autoři příspěvků. — Otiskované články jsou připravovány a kontrolovány s největší pečí; autoři, redakce, ani vydavatel nepřijímají však odpovědnost za eventuální následky jejich aplikace.

Křížkem (+) označené texty zařadila administrace.

Příští číslo vyjde 9. října 1946.
Redakční a insertní uzávěrka 25. září 1946.

Můstek na rychlá měření

strmosti, průniku, zesilovacího činitele, vnitřního odporu a charakteristik přijímacích elektronek v libovolných provozních podmínkách

ČESKOSLOVENSKÝ VÝROBEK

Shlédněte na PVY, radiotrh, stánek U 13105

ELFOMETA, Praha XVI, Palackého 42

Máme na skladě výkonnou bateriovou pentodu RL 1 P 2 cena Kčs 120,- (pro kapesní jednolampovku podle RADIOAMATÉRA č. 8 roč. 1946) a všecky ostatní běžné vojenské elektronky, objímky a ostatní součásti pro amatérské práce

Objednejte si naše vydání dat a zapojení patic vojenských elektronek za Kčs 14,- (připojte ve známkách k objednávce)

Radiotechnický závod BRATŘÍ NOVÁKOVÉ

P R A H A I I , V O D I Č K O V A 9

Malý cenou

VELIKÝ VÝKONEM

Permanentní dynamik



80 mm

TECHNICKÝ POPIS

velmi vzhledný tvar
magnet z nejlepší oceli
krytý střed
centrování zvlášt. brýlemi
průměr 80 mm
výška 53 mm
váha 312 gr
speciální výst. transformátor dodávám zvlášt

VÝKON

velmi citlivý - reprodukce všech kmitočtů - výkon 2 wattů


a cena?

199 Kčs

KROMĚ TOHO DODÁVÁME

permanentní dynamiky Ø 120 mm —	3 W
" " Ø 160 mm —	3 W
" " Ø 200 mm —	4 W
" " Ø 240 mm —	6·5 W
" " Ø 270 mm —	10 W
" " Ø 350 mm —	25 W
směrové dynamiky	8 W a 10 W
buž. dynamiky Siemens Ø 220 mm	5 W

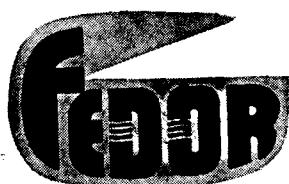Po dobu veletrhu pořádáme pro radioobchodníky výstavu v našich místnostech. • Ve veletržním týdnu máme otevřeno denně od 8—18 hod. včetně soboty. • Od 16.—21. září prodáváme elektrolyty franc. výroby v hliníkových pouzdrech zkouš. na 550 V.




PAVEL FEDOR,

VELKOOBCHOD
RADIOPOTŘEBAMI

PRAHA I, TÝNSKÁ 21 — TELEFON 623-53

30 minut
vlastní
hudby
dává

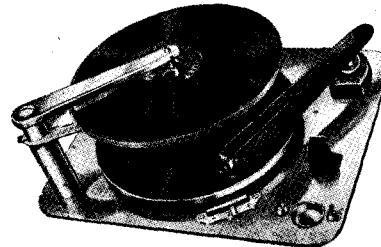

„SMARAGD“

bez obsluhy. Elektr. automatický měnič desek
 v provedení: chassis, ve stol. zásuvkové skříni
 ve velké hudební skříni
 dále vyrábíme: elektr. gramofony, kryst. přenosky
 gramo - motorky
 opení do auta „Autotherm“

V Y Z Á D E J T E S I P R O S P E K T Y

Prošvic

továrna na nástroje a přístroje PRAHA VIII, KANDERTOVA 106
 Navštivte nás na
 Radiotržstánec č. 13072 **PVV**

Olejové kondensátory	
0,5 mF . . 6000 V . . (prov. 2000 V) . .	Kčs 127,-
1 mF . . 6000 V . . (" 3000 V) . .	Kčs 146,-
2 mF . . 2500 V . . (" 1250 V) . .	Kčs 132,-
Impreg. transformátory	
Prim.: 220 V odstíněn od sekundáru	
Sek.: 1700 V/20 mA, 6,3 0,5 A, 2 x 470 V/80 mA	
6,3 0,9 A, 6,3-0 6,3/0,5 A, 6,3 0-6,3/1,5 A	
6,3-0 6,3/3,5 A	Kčs 348,-
Prim.: 220 V odstíněn od sekundáru	
Sek.: 4 V, 4 V, 4 V, 4 V/1,5 A	Kčs 68,-
Tlumivky	
350 kilohm, 100 mA, 35 Hy	Kčs 54,-
Lineární potenciometry	
50 kilohm	
500 kilohm	Kčs 26,-
Spec. usměrňovač »Westinghouse« (USA)	
pro měř. přístroje	Kčs 89,-
Pošťou na dobírku nejméně Kčs 300,-	
<hr/> RADIO - PRAHA - PODOLÍ	
Přemyslova 124 • Telefon 43-330	



JAN POKORNÝ

elektro radio ve velkém,

PRAHA II, KŘEMENCOVÁ 5 - TEL. 475-18

Rádi uvítáme pp. radioobchodníky v našem stánku č. 13017 na Pražském vzorkovém veletrhu a předvedeme veškeré novinky, které budeme dodávat v nastávající sezóně. - Na shledanou na PVV.

Sváření - spájení

všechn kovů jen s prášky a pastami značky

Firinit a Krpolit

Pro kovodělný průmysl, železnice, letecký průmysl, automobilový průmysl, strojírny, slévárny, kotláry, radiomechaniky

dodáme ihned:

prášky na sváření a spájení všech lehkých kovů (Al-Cu, Al-Zn-Cu, Al-Si, Al-Si-Cu, Al-Si-Mg, Al-Mn, Al-Cu-Mg, Al-Mg-Si, Al-Mg, Al-Mg-Mn, G-Al-Mg)
na sváření hořčíkových slitin
na sváření zinku a zinkových slitin a pozinkovaných plechů
na sváření a spájení mosazi, mědi, bronze, niklu a j.
na sváření ocele, železa a litiny
pasta Krpolit 10 na spájení i nejenžich drátů v radiomechanice
tavidla na tavení hliníku, elektronu a j.
tmely na železo a litinu v prášku a cihlách
náterý na kelímky při tavení hliníku a j.
prášky a pasty proti cementaci - kalení
kalicí soli a cementační prášky
letovací tresté a letovací vodičky
soli na pocinování

Všechny tyto výrobky vám dodá a informace ihned vyřídí:

Národní správa firmy

Dr. Leopold Rostosky

kovochemická továrna, závod v BRNĚ, Kr. Poli,
ulice Dra Kubše čís. 27 — Telefon 15680/144
Telegramy: Firinit Brno

STAVEBNICE DKE

včetně lamp a radiosoučástí

Radioapparatur všech
československých továren
stále na skladě a jsou
ihned k dodání
(prozatím na povolení)

k dotazům přiložte známku
na odpověď

A. HORÁČEK radio-závod

PRAHA IX-VYSOČANY Královská 243,
nad lékárnou. Telefon 805-96

2 MAVOMETRY

orig. Gossen, s rozsahy 2 mA, 15 V, 300 V

prodáme

ERBA radiotovárna, ing. Nechleba-Kfeller,
PLZEŇ

RADIOAMATÉRŮM V CELÉ REPUBLICE!

Využádejte si naše prodejní informace, seznam plánků, návodů, schematic. Účastněte se naší soutěže. Stavebnice pro přijímače normální i krátkovlnné, pomocné měřicí přístroje, radioamat. vysílačky. Zásilky po celé republice.

ÚSTŘEDNA ČSL. RADIOAMATÉRŮ


RADIO-ZACHRDLA
Brno 22, Obřanská 162, tel. 09757

Vrací se dobré časy - Vácha se Vám opět hlásí!

Vážení páni radioamatéři,
připravil jsem Vám dvě skutečně milá překvapení. Zde jsou!

Překvapení číslo 1:

B E Z V A D N E Z E S I L O V A C E
ve vkusně řešené skřínce, zároveň s plnodYNAMIC-
Kým mohutným reproduktorem. Mají moderní lam-
pové osazení, plynulý regulátor hlasitosti a modu-
látory, připojku pro gramofon a mikrofon. Vývody
pro další amplifiony rozmožňují ještě řadu možností
jejich využití.
Všechny tyto zesilovače mají kromě technických
přednosti ještě jednu mimořádnou výhodu: jsou
úplně volné! Bez žádostí a bez poukazů! Přijďte,

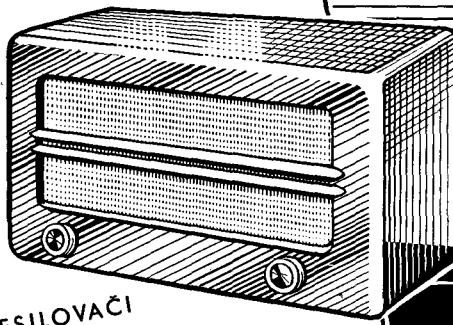

JAKO DOBRÝ RADIOAMATÉR VÍTE, ŽE K ZESILOVÁCI
STAČÍ ZAPojIT VSTUPNÍ OBVOD A JE Z NĚJ LEVNÝ A

DOBRÝ ROZHLASOVÝ PŘIJIMAČ
Ale i tak, jak je, přinese Vám zesilovač radostí za tisíce a užitku za desítky
tisíc. Bude přenášet Váš hlas k desítkám i stům posluchačů na domácím večírku,
v kanceláři tlumočit Vaše příkazy, prostě je to přístroj, kterého opravdu užijete víc
než v zimě kamen! Materiál předválečný a cena? Také předválečná: Kčs 1460,-

A překvapení číslo 2? Zde!

Připravili jsme pro Vás
K ZESILOVÁCŮM I DVA TYPY KRYSТАLOVÝCH MIKROFONŮ

Jsou to opravdu kvalitní, přesné a jemné výrobky naši moderní radiotechniky.
Pořidte si jeden z nich, i když ještě nemáte nás zesilovač. Poslouží Vám
dobře i u Vašeho normálního rozhlasového přístroje. Způsobí Vám mnoho
radostí — a jaké to bude překvapení pro Vaše přátele, ož pro ně u Vás
přímo v bytě zaranžujete „vysílání vlastního rozhlasového pořadu“!

S pomocí vlastního mikrofonu se doma pohodlně naučíte dokonale
mluvit, zpívat a přednášet tak, že můžete potom kdykoli sebejistě
přistoupit i k veřejné produkci. Ceny mikrofonů: menší (na obrázku
ten kulačky) Kčs 587,-, velký Kčs 1350,-.

Zveme Vás: Přijďte!

Předvedeme Vám zesilovač i mikrofony! A stejně rádi Vám
napišeme, co si o nich přejete ještě vědět.



Radio Vácha
PRAHA 1, OVOCNÝ TRH 11 • TELEFON 388-95
Vystavujeme též na Pražském Veletrhu - expozice Radiotrh

Dotaz zašlete redakci Radioamatéra a připojte k němu:

1. Odstraněný roh tohoto kuponu s číslem,
2. frankovanou dopisnicí se zpětnou adresou, nepřesahuje-li dotaz dvacet slov a lze-li
na něj stručně odpovědět, nebo
frankovanou obálku s přesnou zpětnou adresou a Kčs 10,- v platných poštovních
známkách pro dotazy obehlejší.

**KUPON TECHNICKÉ
PORADNY
RADIOAMATÉRA**