

# RADIOAMATÉR

Časopis pro radiotechniku a obory příbuzné

11

Ročník XXV • V Praze 6. listopadu 1946

## OBSAH

|  |     |
|--|-----|
| Z domova i z ciziny . . . . .                                | 270 |
| Nové křemenové krystaly . . . . .                            | 272 |
| Přístroj na zkoušení mf. transformátorů . . . . .            | 274 |
| Nový obrazovka . . . . .                                     | 275 |
| Amatérský televizní přijimač . . . . .                       | 276 |
| Modulace s vícenásobnou nosnou vlnou . . . . .               | 277 |
| Třílampa nové úpravy . . . . .                               | 278 |
| Obnovená dvoulampovka TITAN . . . . .                        | 282 |
| Nejmenší dvojka na síť . . . . .                             | 284 |
| Diodový voltmetr s vlnometrem . . . . .                      | 286 |
| Nejprostší radar . . . . .                                   | 286 |
| Přístroje k napájení bateriových přijimačů ze sítě . . . . . | 288 |
| Opakování voltmetr . . . . .                                 | 288 |
| Amatérský HANDIE-TALKIE . . . . .                            | 289 |
| Co jsme ještě slyšeli na sovětských deskách uSSR . . . . .   | 290 |
| Počet drážek a jakost gram. desek . . . . .                  | 290 |
| O jedné zájmenné a jednom přání . . . . .                    | 291 |
| Osudy slov . . . . .   | 292 |
| Vesta, vyhříváná elektrinou . . . . .                        | 292 |
| Navar, Navaglobe a Navascreen . . . . .                      | 294 |
| Ještě Handie-Talkie . . . . .                                | 294 |
| Obsahy časopisu . . . . .                                    | 295 |
| Koupě - prodej - výměna . . . . .                            | 295 |

### Chystáme pro vás

O slýchání a jeho vadách • Amatérský vysílač pro kmitočtovou modulaci • Nezádaný vliv regulátoru hlasitosti • Prostý a výkonný pomocný vysílač s předtištěnou stupnicí • Síťová dvoulampovka pro začátečníky.

### Plánky k návodům v tomto čísle

Plánek kostry a schema přístroje na zkoušení mf transformátorů, otisk ve skutečné velikosti výkresu na str. 275 za Kčs 20.—. • Třílampa nové úpravy: schema Kčs 10.—, stavební a spojovací plánek Kčs 18.—, výkres skřínky Kčs 10.—. • Obnovená dvoulampovka TITAN, spojovací plánek Kčs 10.—. • Přístroje k napájení přijimačů na baterie ze sítě, Kčs 6.—. • Plánky posílá redakce Radioamatéra jen přímo odběratelům za příslušnou částku, zaslávanou v bankovkách nebo v platných poštovních známkách, a zvětšenou o Kčs 2,— na výlohy se zasiláním.

### Z obsahu předchozího čísla

Prohlídka radiového trhu. • Z teorie mikrofonů. • Vyvažování přijimačů podle oscilografu. • Elektronkový kmitočtový modulátor. • Neladěný výzvánec. • Třílampa na síť s dvěma ladícími obvody. • Data RLIP2. • Přijimač-vysílač pro 1—5 m. • Elektromagnetický zvon (gong) trojhlasý. • Zapojení superhetu s pentodou-indikátorem EFM.

**V**elikou dobu tvoří veliké činy a kolem nich vznikají veliká slova. Jejich osudem bývá, že jim s časem a rozšířením ubývá na účinku i obsahu, až se rozpynou v bezvýznamnosti. Jedním ze rčení našich dnů je i nadpis této stránky. S rozpaky jsem si jej vybral, protože ani obecné používání nezbarvuje výraz nemám čas výtky cizomluvu, místo něhož máme ryzejší, byl méně používaný obrat nemám kdy, nemám pokdy. Hlavní příčinou rozpaku, které se nás nad tímto rčením zmocňuje, je však pocit, že mnozí z nás zanedbávají důležité umění čas mit.

Umění mit pokdy, není v tom logická závada? Pilný člověk má stále plno práce. V zaměstnání hledí splnit povinnost leckdy nad sto procent, potom naříhalo zájmy veřejné, je třeba aspoň letmo prohlédnout noviny. Vedle nich se kupí literatura odborná, kterou také nesmí zanedbat. Nezbytná trocha zábavy je docela na okraji, pak zájem o vlastní rodinu (toho bývá velmi málo), zrnko tělesné kultury, zastoupené často jen chůzí do pracovny a zpět, a den je pryč. Nadto člověk tvůrčí nezanechává své úkoly na pracovním stole. Denní problémy ulípraví v jeho mozkou a chtěj nechť zábírájí tím více volného času, čím jsou závažnější a průbojnější; mnohdy ani spánek neponechávají nerušen. Je dosti lidí, u nichž tento zjev půvratně rozumou hranici a vede k duševnímu nezdraví, k nervose, kterou už pouhá představa nových, zatím vzdálených úkolů přivede k výbuchu.

V okolnostech, které povyšují pracovní výkon ade všechno jiné, jeví se i povrchoví projevy plné zaměstnanosti jako věc hodná úcty. Je to přece doklad vůle napnout síly až do krajnosti, která mnohým lidem chybí, vedle níž okoli i sám nositel jeví sklon chodit po špičkách a s odkrytou hlavou. Není však těžké, aby chom v tomto zjevu, venkne-li z něho stav, odkryli vadu a nikoliv přednost zaměstnaného člověka. Vada spočívá v tom, že po neúčelném přepřetí sil pocit pracovního přetížení (z něho plynoucí znehodnocený výkon, oslabení duševních i fyzických schopností, tiseň i nemoc) trvá podstatně déle, než opravněně příčiny. Člověk notoricky přepracovaný zvyká, ba vyžaduje tláčení nalehavých úkolů, vrhá se na ně bez uvázení, zda jsou přiměřené a nezbytné, přehlíží věci méně vtipavé, třeba právě ty byly pro plán a dilo závažnější. Pracuje z chvíle na chvíli bez odstupu a programu, tak trochu jako stroj, který zapomněl vypnout, když se z hodnotného materiálu dostal na jalovinu a běží naprázdno. Duševní mechanismus se tu opotřebovává neúměrně k hodnotě výkonu, až podvědomi přibrzdí (potom i výkonné člověk prozahálí neúměrně mnoho, aniž si to uvědomí), anebo než se trvalé přetížení projeví menším nebo nápadným krachem duševních schopností. Objektivní bilance, která by zachytily takto podvědomá nebo i bolestně uvědomovaná okénka, dala by přes značné špičkové výkony pozoruhodně slabý výkon průměrný.

Nesnáze z tak zv. přepracování neznají Orientáldci a lidé podobného založení s rozvinutou schopností hojně zahálký. My, kdo jsme praktickými i etickými cititeli výko-

nu, právem označíme tento způsob rezavění a lenosti. Zbývají hodnotnější metody pěstování duševní hygieny, a ty stručně uvedeme. Předně si technik musí umět práci vybrat s hlediska vyššího, než jaké jeví přítomný okamžik. To znamená jako vždy plán a vytyčení úkolů nalehavých, vyuzití dělby práce, potlačení myšlenkových krámu, pedantské udržování pořádku v hlavě (zmatek na pracovním stole, ve formě projevů a „genialní“ rukopis věrně zobrazují zmatek zpřeházené nitro bez rádu a soustavy). Druhý požadavek: soustředit se na práci a vyloučit zevní i vnitřní rušení. Toho se dá dosáhnout úpravou pracovních podmínek i vlastního života: člověku s rozháraným, bohemským životním stylem bývají odepřeny klid a pohoda, nezbytné k hodnotnému a trvalému výkonu. Dá se však získat i cvik, a ti, kdo jej mají, mohou využívat práci hodnou podivu i v prostředí pro jiného nesnesitelném.

Ani tuto cestu důsledně nezavrhuje a pěstujme umění soustředit se silou vůle, i když je snaží a účinnější rušení prvky omezit nebo vyloučit. Odpovědný pracovník musí prostě vždy umět splnit vnější podmínky své práce, vědět a nejenom cítit a litovat, že splněny nejsou.

Vyloučením nebo omezením zbytečné únavy se dá také mnoho dokázat. K tomu má zaměstnaný člověk zejména jeden prostředek, střídání a vhodné rozdělení práce. Ráno, osvěžen spánkem, venuje se úkolům nejzávažnějším, které vyžadují nejvíce jeho schopnosti, na pozdější dobu, kdy již jsou otvoveny, chystá si práci méně náročnou, duševní činnost střídá s ruční atd. Také večerní a noční klid dává vhodné podmínky k soustředění a zdolání obtížné práce duševní, ovšem jen po přiměřené době klidu, aby byla nahrazena denní spotřeba sil.

Věčným spěchalam připomeneme duševní lék zvláště významný. Je to vyšší hledisko na nalehavost, skoro bychom řekli — s perspektivou věčnosti. Navyklá udychanost a spěch leckoho ženě k přepjatému výkonu pocitem, že se zboží svět, nebudě-li ta nebo ona věc hotova v tuto vteřinu. Co je tedy lepší, než uvolnit duševní křeč představou, že tento svět je podivuhodně odolný a snad jen důkladná dávka atomické energie byla by s to pozměnit jeho starou tvář, sotva však naše, sub specie aeternitatis přece jen mravenčí kutění. Klid a zhlobuka dýchat, to je přes naivní stereotypnost zaříkadio téměř kouzelné, před nímž se mnohá domnělá hora úkolů rozplyne v snesitelné dávky.

Bylo by ovšem tragickým nedorozuměním, kdyby si toto vše vzali k srdci oni lidé, kterým se ruce i myšlenky pohupují příliš pomalu. Jejich neduh je však obecně znám, a doba i rád nesou léky, které spolehlivě pomohou. Problém oněch lidských setrvání, mezi techniky tak častých, jejichž úhlová rychlosť se nebezpečně blíží kritickým otáčkám, se nám dnes jeví nalehavějším. Jim jsme proto připomněli, že jakost a důkladnost má větší cenu než rossáhlost práce, a že mnohé neznamená vždy mnoho.

## Vy také nemáte čas?

## Z DOMOVA i Z CIZINY

### DVOULETKA

ve výstavbě rozhlasu

Vývoj radiotechniky a techniky rozhlasové byl za poslední války velmi rychlý a vynutil si u čs. poštovní správy novou organizaci rozhlasové služby. Jako výkonné orgány byly ministerstvem pošt zřízeny radiotechnické úřady v Praze (Praha II, palác Metropole), v Brně (Leninova 66) a v Bratislavě (Leninovo nám. 13a). U těchto úřadů je soustředěna technická agenda rozhlasové služby včetně odrůšování (ROS) a kontroly amatérů-vysílačů (KSR). Ve dnech 10. až 12. října 1946 byly v Bratislavě společné porady rozhlasových techniků čs. poštovní správy za účasti zástupců ministerstva a poverenictva pošt. Na první radě byl stanoven pracovní plán pro další výstavbu rozhlasových vysílačů v ČSR a pro zlepšení služby posluchačům. Ve výstavbě je vysílač Brno-Dobrochov o výkonu 100 kW. Zesílení výkonu vysílače Bratislava na 100 kW ještě podmíněno stavbou nového antenního stožáru. Ještě v tomto roce bude uveden do provozu 2 kW vysílač v Popradu. Ve dvouletec plánuje se výstavba 100 kW vysílačů v Košicích a Banské Bystrici, rekonstrukce vysílače Praha I a Praha II a výstavba dvou 100 kW vysílačů krátkovlnných. Ke dni 1. října 1946 byly, v činnosti tyto rozhlasové vysílače (první číslice znamená výkon v kW, druhá délku vlny v m, třetí kmitočet v kc/s):

Banská Bystrice, 25 - 765 - 392, náhradní vysílač.

Bratislava, 50 - 298,8 - 1004, pracuje na prozatímní anténě.

Brno-Komárov, 20 - 259,1 - 1158, náhradní vysílač.

České Budějovice 5 - 219,6 - 1366.

Brno-Jihlava, 5 - 222,6 - 1348, přenáší program vysílače Brno-Komárov.

Košice, 2 - 206,7 - 1451, prozatímní.

Ostrava, 11 - 325,4 - 922.

Písek, 15 - 559,6 - 536.

Praha I, 120 - 470,2 - 638.

Praha I, 10 - 1571 - 191.

Praha II, 60 - 269,5 - 1113.


Celkový výkon všech stanic je 343 kW. Krátkovlnný vysílač Poděbrady pracuje na frekvencích 25,34 m - 11,810 kc a 19,70 m - 15,230 kc výkonem 34 kW.

V roce 1937 bylo v provozu jen 7 vysílačů o celkovém výkonu 273 kW. Brzdou rychlé výstavby je nedostatek speciálního materiálu a zpracovaného personálu. Lze doufat, že všechny potíže budou včas uspěšně překonány a že do konce dvouletky bude většině posluchačů umožněn technicky dokonalý příjem čs. rozhlasu.

*Ing. Karel Michalica.*

• V nové pětiletce připravuje Sovětský svaz výstavbu sítě 1000 vysílačů malého výkonu ve střední Asii, na Dálném Východě a v krajích severních.

*ip.*

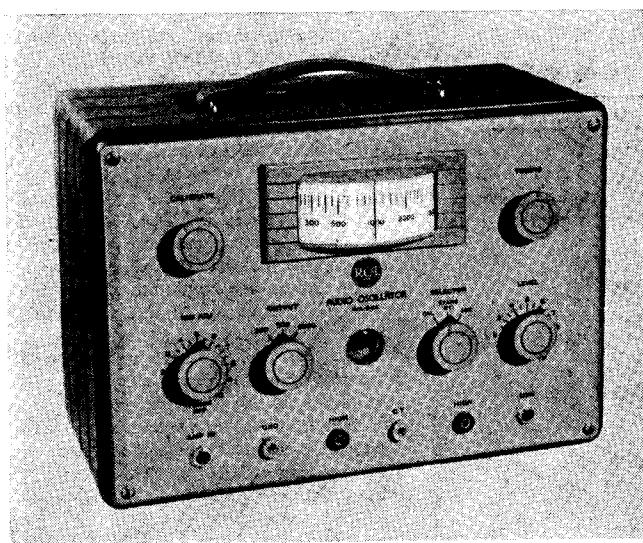

## Nový TÓNOVÝ GENERÁTOR RCA

Připojený obrázek dokládá vzhlednost a účelnost vnější úpravy nového přístroje pro zkoušky

nf zařízení, který právě uvádí do obchodu jeden z největších amerických výrobců. Rozměry přístroje jsou 34×24×19 cm, má rozsah 20—17 000 cyklů za vte. na jediném ladícím knoflíku, a elektronový indikátor pro nastavení nuly podle kmitočtu sítě a jako indikátor výstupního napětí. Výstupní odpory jsou 250, 500 a 5000 ohmů.

### Kov o hustotě 0,03

Britská informační služba přináší ve svém oběžníku z 25. září zprávu tak revoluční, že se nám nechce věřit očim: Londýnská společnost Dufay-Chromex vyrobila prý nový materiál, schopný válcování, jehož kubická stopa (asi 27 dm<sup>3</sup>) váží pouhých 30 uncí, t. j. asi 850 gramů. Stejně množství hliníku váží přes 76 kg. Hmota byla pojmenována dufayit a její význam pro stavbu letadel, nábytku, železničních vozů stěží lze dohlédnout. Obáváme se jen, že si tu někde zařídil šotek a přesunul některou z desetinných čárek nebo jednotku míry, poněvadž pevná hmota, tříctíkrát lehčí než voda, to je skoro sensačnější než atomová puma.

### BOLESTI ŠVÝCARSKEHO ROZHLASU

Zdá se, že bolesti rozhlasu jsou v evropských státech přibližně stejné. Svědčí o tom knižka reditele švýcarského rozhlasu Felice Vitaliho o rozhlasovém kritiku Franze Fassbinda „Radiohörer, das geht dich an!“ (nakl. Aehren Verlag, Affoltern a. A.). Autori se snaží najít řešení pro krizi švýcarského rozhlasu,

o které se v zemi v poslední době tolik milují: navrhují zavedení dvojího programu, omezení místních programů na lokální okruh místních vysílačů, specializaci jednotlivých stanic v mluveném programu na jednotlivé obory, jako aktuality, sport, rozhlasové hry, politické rozpravy, které dosud nejsou přestovány a jejichž zavedení je živě doporučováno. I v hudebním oboru je doporučována specializace, za jejíž úspěšný příklad autoré uvádějí stanici Monte Ceneri s jejími skvělymi vokálními pořady, které jsou poslouchány na celém světě. Mnoho si autoři slibují od rozhlasových her a hudby, psané speciálně pro rozhlas, při čemž se dotýkají bolestné otázky honorářů za takové práce, zjišťujíce, že švýcarský rozhlas platí „stydlivé malé honoráře“ (v tom zřejmě není sám).

I ve Švýcarsku jsou mezi rozhlasovými theoretiky dva směry, pokud jde o nové příslušenství. Sovětský svaz výstavbu sítě 1000 vysílačů malého výkonu ve střední Asii, na Dálném Východě a v krajích severních.

• V nové pětiletce připravuje Sovětský svaz výstavbu sítě 1000 vysílačů malého výkonu ve střední Asii, na Dálném Východě a v krajích severních.

O programech švýcarského rozhlasu oba autoři praví, že trpí produkcemi dilettantů a záplavou hudby, jež se vydává za lidovou, ale je při tom jen kloupá a bandlní. Malou útěchou oběma kritikům může být, že ani v tom není švýcarský rozhlas sám. Autoři si všimají i hlasatelů a vytýkají jim profesionální lhůtejnost přednesu a hlásení.

Celkem jsou to všechno stesky, jež platí o mnohých rozhlasových pořadech i mimo Švýcarsko. Počud jde o rozhlasovou hru, podporu švýcarského rozhlasu tento obor každoročními cenami po 1000 francích, které za nejlepší rozhlasovou hru roku uděluje studia v Curychu, Basileji a Bernu již po několik let. Cena curyšského studia je udělována vždy k 1. říjnu a letos nebyla udělena jednomu autoru, nýbrž byla o něco zvýšena a celá částka rozdělena mezi pět autorů rovným dílem. j.

## Mozek vysílačem

ovšem jen nedokonalým, jak prokázali fyziologové ve Washingtonu. Byla zjištěna napětí 20 až 50 mikrovoltů a kmitočet mezi 1 až 40 cykly za vteřinu. Napětí souvisí s druhem mozkové činnosti, zdravotním stavem zkoušené osoby a stavem mozku. Zvlášť zreteľný vliv mají mozkové nádory a epilepsie.

ip.

## O meziplanetární spojení

Patrně pod vlivem poválečných vědeckých výbojů vznikla v Anglii „Meziplanetární spojení“ s cílem do nedávna utopistickým, uskutečnit spojení mezi zemí a jinými planetami. Adresa společnosti: The British Interplanetary Society, Albemarle House, Piccadilly, London W 1. ip.

## Zahájení vysílače Varšava

Varšavský vysílač II., našim posluchačům do poslední chvíle činnosti dobře známý, pracoval nepřetržitě za obléhání Varšavy v roce 1939. Za pět let poté, když se blížila fronta, odvezli Němci přenosné části a zbytek zřízení zničili. Obnovovacím pracím, které byly zahájeny ihned po osvobození, přispělo nalezení nejznutnějšího zařízení v Československu a jeho vrácení polskému rozhlasu. Opětne zahájení vysílání se připravuje na listopad, a obnovený vysílač ponese jméno tragicky zesnulého primátora města Varšavy, Starzynského.

## Kompass, který ukazuje na západ

Populární americký senátor Claghorn tak nenávidí Sever, že se zapříšal, že nevezme do ruky kompas, poněvadž si jeho jehla nesloučavě oblibila tuto světovou stranu. Co zbyvalo technikům fy General Electric, než věnovat populárnímu bouřlivákovi kompas s jehlou, „přeskolenou“ na západ? Použili speciální slitiny tvaru jehly, zmagnetovali ji však příčně, a směr molekulárních magnetů již Mr. Claghornovi nepřekáží, protože jej — nevídi.

## Další podrobnosti o tištěných spojích

V USA byl vyroběn model přijímače, který nemá drátové spoje. Místo obvyklých spojovacích drátek jsou spoje tištěny stříbrným roztokem na isolaci panel. Tento „inkoust“ se pak suší v pecích a celý panel se potom natře celuloidovým roztokem, který natištěné spoje chrání a isoluje. V místech, kde se spoje kříží, jsou navrity do základní desky otvory na každé straně vodiče, který má být křižován, a křížící spoj je natištěn na rubu panelu. Otvary se pak celé vyplní vodičem potahem. Nyní se tento způsob zapojení zdokonaluje ještě tím, že použitím speciálních, méně vodičivých roztoků, natisknou se i odpory. Malé kondensátory se dají vyrobít týmž způsobem: na plochu stříbrného tisku, která je isolována vrstvou tisku, tiskne se další vrstva vodičů. Nový způsob je velice rychlý a levný, poněvadž se vrtají veškeré otvory současně a tisknou veškeré spoje najednou, místo zdlouhavého letování. Se

## Desetinásobný krystal

Firma Scientific Radio Products vyrobila a dodává zvláštní přepínač držák pro deset různých stabilizačních krystalů. Držák má pětikolikoupatku a nízký válcový kryt, jež hož otáčením se do obvodu zařazuje žádaný krystal podle čísel, vylisovaných na povrchu bakelitového krytu. Krystaly lze snadno a bez zvláštních nástrojů vyměnit a jednoduchou operací zajistit vnitřek proti vlivu vlnnosti. Zkouška držáku osvědčila takovou trvanlivost přepínačního mechanismu, že při běžném použití nastane opotřebování až za velmi dlouhou dobu.

● Týdenní výroba radiových přístrojů dosahuje v USA 200 000 kusů. Pro naše požadavky je to číslo hodně závisti, ale Americe s potřebou 20 milionů přijimačů jen v tomto roce, však nestačí. Hlavně chybí dráty a skřínky. Škoda, že je nás rozvinutý průmysl nedovede vyrábět v požadovaném druhu a množství.


— Relé se snadno výměnnými cívками pro st napětí 6, 12, 24 a 115 V a pro ss 6, 12, 24, 32 a 110 V, kde kontaktní část zůstává táz a cívky lze volit podle potřeby, dodává americká továrna Guardian Electric. Pro konstrukty je nová úprava výhodná a úsporná.

— Pomocný vysílač s 6 rozsahy od 100 do 52 000 kc/s s velmi dobrou stabilitou, elektronikami a stíněným vývodem nabízí Radio-Parts Co. za 47 dolarů, t. j. asi 2350 Kčs. Zatím ovšem jen v USA.

● Rekord dosahu televizního příjmu se hlásí z Dartmooru, 320 km od vysílače v Londýně, jehož pořady tu byly dokonale zachyceny.

— Nové výkonné selenové usměrňovače insuruje firma Federal Telephone and Radio Corp. Jedna destička tohoto usměrňovače má průrazné napětí 70 V, takže usměrňování při jednocestném zapojení do kondensátoru až 25 V. Proudová zatížitelnost je 10 mA/cm<sup>2</sup>, proto na př. usměrňovač pro náhradu usměrňovacích elektronek v universálních přijímačích pro 125 V/100 mA se skládá jen z pěti destiček a má rozměry 3×3×2 cm. Životnost, jak udává výrobce, je asi 6000—10 000 hod. -rn-

## Televise „užitá“

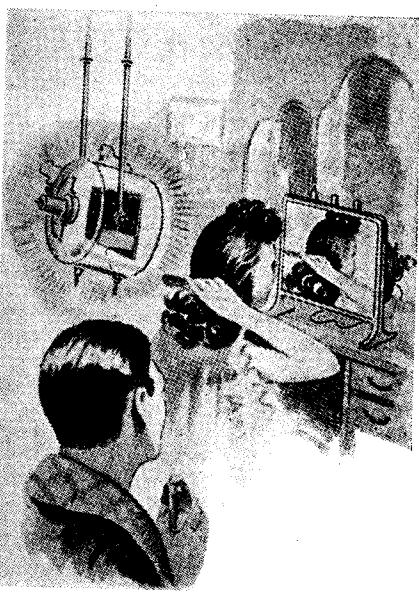

„Pospěš si drahoušku, musím si ještě vyholit krk.“ (Radio-Cracy, H. Gernsback, 1944)

## Kondensátorová dekáda

Liberty Sales Co. prodává skřínku s vestavěnými kondensátory od 100 pF do 40 uF (slídové nebo papírové, napouštěné olejem). Kondensátory je ve skřince 82 a jsou rozděleny ve třináct izolovaných skupin, takže při zkoušení přístrojů je možné použít z dekády až třináct samostatných kapacit.

## Přístroj na rychlé porovnávání odporek

Clippard Instrument Lab., Inc., dodává elektronkový přístroj na rychlé zkoušení odporů přirovnáním k zvolenému standardu, přístroj udává odchyliku v procentech a umožňuje rychlé zkoušení odporů pro seriovou výrobu přístrojů. (Podobný přístroj máme v podstatě vyzkoušen i pro naše čtenáře.)

## Standardní osciloskop


amerického původu má dnes asi tyto vlastnosti: vertikální zesilovač s rovnou kmitočtovou charakteristikou od 10 do 4 000 000 c/s, horizontální zesilovač od 10 do 1 000 000 c/s, časová základna od 5 do 5 000 000 c/s, možnost jediné výhýalky pro pozorování neperiodických zjevů; mohou být nastaveny na rychlosť 2,5 cm za 1, 40, 20 a 200 mikrosekund. (Com. 846.)

## Samočinná oprava zvuku na deskách

Cinema Engineering Co. nabízí jednoduchý opravný obvod pro nahrávání desek. Přístroj způsobí postupné zesilování vyšších kmitočtů, jak se nahrávací hrot blíží ke středu desky, kde jsou vlnky kratší a záznam výšek méně výhodný. Přístroj se řídí posuvem rycí přenosky a zvedá kmitočet 10 000 c/s na průměru 12 cm asi o 9 dB proti stavu na průměru 30 cm. (Com. 846.)
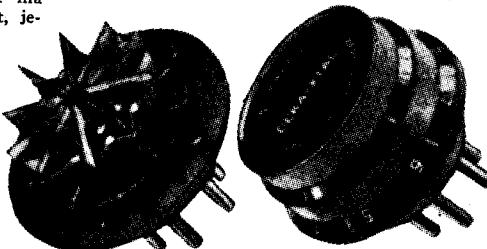
## Stahovací štítky

Američtí technikové i amatéři mohou si koupit aršíky stahovacích štítků, které lze zvláštním roztokem přenášet na hladké i drsné povrchy panelu. Štítky obsahují běžné nápisové blokové úzkého písma asi 3 mm vysokého. Také u nás jsou podniky, které dovedou takové štítky vyrábět. Jen kdyby se nalezl někdo, kdo by sestavil vhodné skupiny nejpoužívanějších označení a slov, navrhl všechnou úpravu a dal je do prodeje.



# Nové KŘEMENOVÉ KRYSTALY

Milan MAŘÍK


Dt P 621,396,611.21.

V poslední době se objevily v amerických odborných listech zmínky o „nových“ křemenových krystalech pro amatérské vysílače. Zlepšením je u nich prý zjednodušení přesnosti — frekvence je udávána až šestimístným číslem — velká citlivost, účinnost, výkon, stálost a malý tepelný činitel — 2 cykly na 1 Mc a  $1^{\circ}\text{C}$ . Mimo to jsou velmi malé; s držákem mají rozměry  $20 \times 29 \times 10$  mm, bez nožiček. Dvounožičková zástrčka (některé mají nožky z nerezavějící oceli) s roztečí  $\frac{1}{2}$ " odpovídá rozteči přes jednu zdírku v oktalové elektronkové objímce. Do ní vejdou tedy vedle sebe dva krystaly. Pětinožičkovou objímkou, používanou pro staré držáky (jako pro 807), musíme buď přizpůsobit nebo použijeme redukčního držáku. Držák je ovšem normován, a krystaly vyrábějí a nabízejí, jak jsme viděli, skoro všechny známé firmy.

Dodávají krystaly pro pásmo 3,5, 7, 14 a 28 Mc a pro nové americké pásmo 11 m. Mimo to ještě pro pásmo 6 a 2 metry. Ty mají ovšem polovinu, čtvrtinu, případně až desetinu žádané frekvence a ve vysílači se použije zdvojovacích stupňů. Ceny jsou podle výrobce a přesnosti, asi od 1 do 3 dolarů, a u vysokých základních frekvencí 28–29,7 Mc/s a speciálních krystalů až 5 dolarů. I tak jsou pro nás lákavě nízké.

Měli jsme možnost prohlédnout si a vyzkoušet několik těchto krytalů s frekvencí v 7 Mc amatérského pásmu. Neodolali jsme, a alespoň jeden z krytalů jsme otevřeli. Právě držáku je v obrázku 1, obrázek 2 je snímek rozebraného držáku. Krystal sám je malý, asi  $11 \times 13$  milimetru, tloušťka při udané frekvenci 7,2758 Mc, 0,354 mm, plochy dokonale paralelní a jemně vyhlazené.

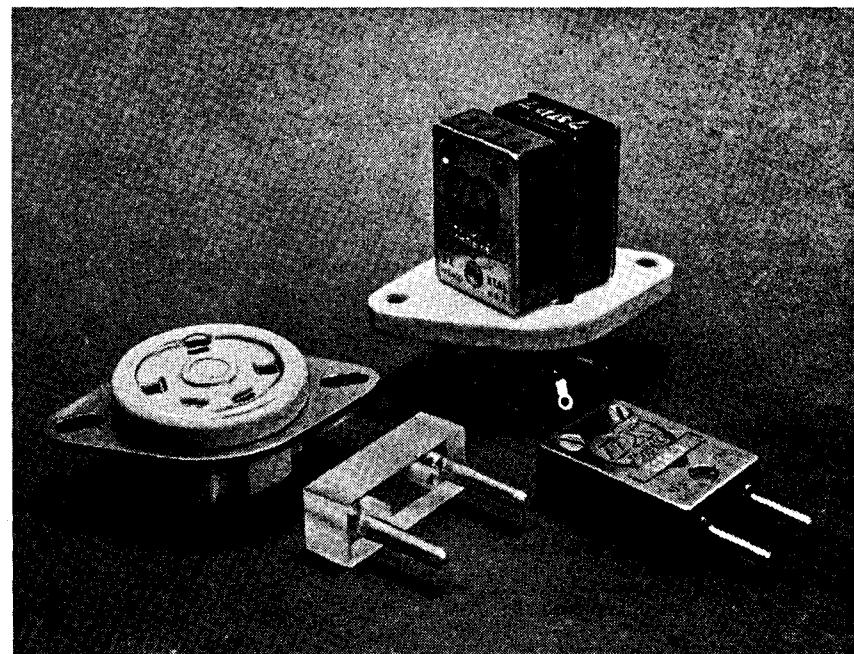Zajímavá je úprava elektrod, destiček, držících krystal. Krystal je držen jen v rozích, ostatní část destiček je asi o 0,05 až 0,1 mm vyhloubena. Krystal je tedy uprostřed úplně volný a může snáze kmitat. Destičky jsou z nerezavějící oceli.



Celkový pohled na novou úpravu křemenových stabilisátorů kmitočtu; v popředí redukční držák pro dosud obvyklou rozteč zdírek.

O této úpravě byla zmínka v letošním čtvrtém čísle časopisu QST a byla doporučována jako podstatné zlepšení citlivosti a účinnosti krystalu, a to proto, že střed, který nejvíce kmitá, nenaráží na destičky.

Toto odůvodnění je patrně správné; ti, kdo s krytalami už pracovali, si jistě všimli, že po krátké době provozu se u krystalu, sevřených po celé ploše, objeví nejčastěji uprostřed kovové oleštěné a různě nepravidelné plošky. Stejně oleštění bývá na destičkách držáku. Takové obrusování neprosívá stabilitu krystalu. U nového způsobu této vady nemí.

Na tyto destičky se pak přitlačí vlastní přivodní elektrody z pružného bronzového plísku, spojené s nožičkami, pak přitlačná isolaci destička a spirálné pero, opřené o kovové, umělou gumou (neoprenem)

Obraz 1. Průřez držákem krystalu a pohled na destičku, která drží krystal, s vybraným středem.



Obraz 2. Zapojení pokusného oscilátoru.

podložené víčko držáku, těsné proti vnikání vlhkosti.


Krystal je skutečně dokonale držen a pokud jsme mohli posoudit, je jeho frekvence skutečně přesná a stálá i po otřesech a několikerém rozebrání.

Při zkoušení citlivosti krystalu jsme narazili na další zajímavou vlastnost. Ač jsou krytal označeny 7 Mc a nejsou označeny jako „harmonické“ (t. j. krytal se základní frekvencí danou tloušťkou krystalu, které se však používají pro použití na druhé, třetí, případně čtvrté harmonické), překvapilo nás, že velmi ochotně na harmonických pracují. I při nepatrném výkonu oscilačního stupně v zapojení podle obrazu 3 bylo možno jasně zjistit vznik druhé a třetí harmonické, 14 a 21 Mc/s v anodovém, na tu frekvenci laděném obvodu. Tato vlastnost se, pokud jsme dříve sami zkoušeli, nevyskytovala u krytalů pevně sevřených. Je asi způsobena volným středem krystalu (upevněn jen v rozích), který může snadno kmitati na harmonických frekvencích.

Poněvadž chování obvodu, zejména při druhé harmonické, bylo zvláštní a zatím nám nevysvětlitelné, provedli jsme měření

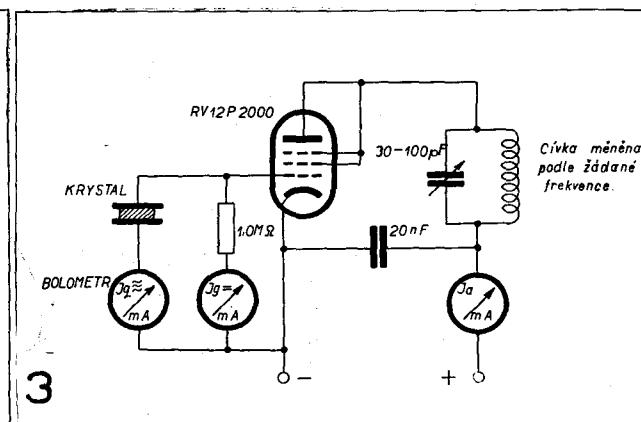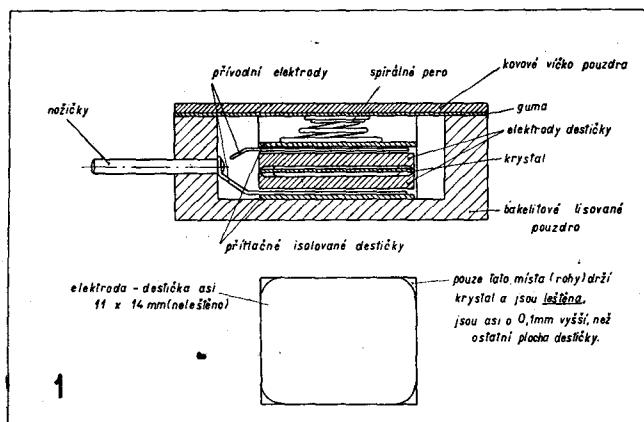

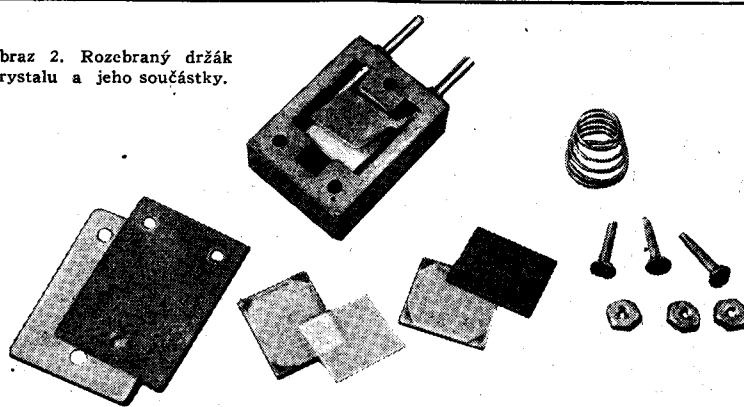Obraz 2. Rozebraný držák krystalu a jeho součástky.



anodového, mřížkového a krystalového proudu. V obraze 4 jsou jejich závislosti při postupném ladění přes rezonanci při základní frekvenci (7 Mc). Krystal se choval celkem obvykle. Nápadné je však dlouhé trvání oscilací i při velkém rozladění anodového obvodu z bodu resonance, které prokazuje skutečně velkou citlivost krystalu a „ochotu oscilovat“, ačkoliv ladící kondenzátor měl  $C_{\max}$  100 pF,  $C_{\min}$  30 pF a stupnice 100 dílků. Poměr  $L/C$  byl tedy malý a anodový pracovní odpor těž nepriznivě malý, anodové napětí  $E_a$  bylo 70 V.

V obraze 5 je znázorněn průběh proudů při ladění anodového obvodu na druhou harmonickou (14 Mc). Kondenzátor je týž, poměr  $L/C$  je ještě menší, nepriznivější. Poněvadž při  $E_a = 70$  V, byly proudy příliš malé a nemohly být dosti přesně měřeny, bylo použito dvojnásobného anodového napětí 140 V. Vzájemný poměr proudů se tím však změnil jen málo (vlivem změny  $R_i$ ).

Je zajímavé, že zatím, co vý proud v krystalu při rezonanci stoupá tak jako při ladění na základní frekvenci, chovají se oba druhé proudy opačně. Anodový proud v okolí rezonance stoupá, mřížkový proud klesá, a to skorem na nulu. Pro toto podivné chování obvodu neznámé zatím vysvětlení. Obvod však výdatně kmitá, absorpčním vlnoměrem zjistíme kmity na druhé harmonické. Zajímavé je, že i při tak rozladěném obvodu (proti základnímu 7 Mc) trvají až do přímé blízkosti rezonance 14 Mc základní kmity 7 Mc. Teprve po přejití určitého bodu — oblast přeskoku oscilací — se náhle objeví kmity 14 Mc — druhé harmonické. Podle toho, zda jdeme ze 7 na 14 nebo opačně, posunuje se místo přeskoku ve směru ladění. Změna kmitočtu se však neprojevuje znatelnou změnou jednotlivých proudů. Při dalším zmenšování kapacity oscilace na druhé harmonické povolna klesají až na nulu.

V obraze 6 je průběh proudů při ladění anodového obvodu na třetí harmonickou. Proud mají podobný průběh, jako při ladění na základní frekvenci. Vidíme, že účinnost je i v tomto případě značná. Anodové napětí bylo opět 70 V.


Další harmonické nebyly zatím zjištěny. Je však pravděpodobné, že při dostatečném příkonu oscilátoru by se i ty daly

vybudit. Tyto zkoušky, stejně jako vyzkoušení stability a ostatních vlastností krystalů za plného provozního zatížení — do  $I_q \max$ . 200–250 mA — mohl by ovšem provést jen některý z amatérů-vysílačů.

Při zkoušení bylo použito elektronky RV12P2000, zapojené jako trioda. Výkon na druhé harmonické byl menší než na třetí. Použilo-li se též elektronky, zapojené jako pentoda ( $E_a = 70$  V), stoupal výkon na druhé harmonické a klesl o něco výkon na třetí harmonické. Přitom jsme zkoušeli také účinnost zapojení TRI-TET a shledali jsme, že je při práci na harmonických menší než u zapojení původního. Pravděpodobně pro malé napětí 70 V a tedy i nepatrné změny anodového proudu při naladění nebylo lze ani v tohoto zapojení zjistit vznik čtvrté harmonické.

Zjištěné věci nasvědčují, že u těchto

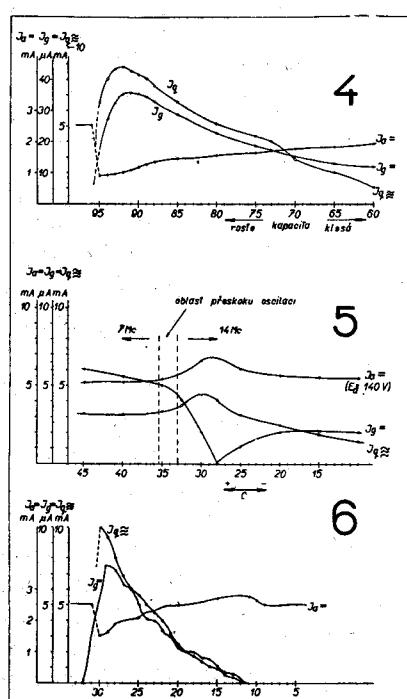Obraz 4, 5, 6. Závislosti anodového, mřížkového a krystalového vý proudu na ladění anodového obvodu pro základní, druhou a třetí harmonickou.



krystalů nebude třeba používat zapojení TRI-TET, resp. že bude možné vynechat oscilační obvod v kathodě tohoto okruhu. Nebyla by to sice úspora podstatná, ale přece úspora, zejména pro uvedenou lepší účinnost.

Všechna použitá zapojení byla stabilní a netrpěla „divokými“ kmity; to se ukázalo zejména odpojováním krystalu při měření a zkouškách. Kmity při tom vždy ihned zmizely.

Že kmitání krystalu na harmonických frekvencích je umožněno novou úpravou elektrod, to jsme si ověřili dalším pokusem. Krystal byl z původního držáku vyňat a zasazen do držáku s obvyklými plochými elektrodami. Výsledek byl ten, že výkon na základní frekvenci 7 Mc klesl na čtvrtinu původního (posuzováno podle úbytku anodového proudu), mimo to krystal oscilloval jen ve velice malé šíři rozladění — asi jen deset dílků. Nabuzení krystalu na druhou a třetí harmonickou nebylo vůbec možné.

Tento nový způsob se hodí ovšem jen pro držáky krystalů, kmitajících ve směru své tloušťky. Krystaly kruhového tvaru mohou být drženy podobně.

Byla by ovšem ještě třeba, aby některý z amatérů, který používá krystal 7 Mc s elektrodami starého tvaru, jednak porovnal, pokud možno za podmínek jak jsou uvedeny, účinnost krystalů, jednak ověřil, zda uvedenou úpravu elektrod lze dosáhnout i u jiných krystalů podobných vlastností. Tím by bylo zjištěno, zda zlepšené vlastnosti způsobuje popsaná úprava elektrod a nikoliv třeba volba jakostnejšího křemene (nebo vůbec jiného materiálu — turmalin?), použití jiného řezu destiček, anebo vhodným sdružením všech těchto vlivů.


Právě tak bylo zajímavé, má-li některý z našich amatérů „harmonické krystaly“ nebo zkušenosť s nimi, porovnat jejich vlastnosti s vlastnostmi, popsaných „nových“ krystalů.

I při dokonalosti a stabilitě různých EC stabilisátorů jistě zůstanou i mezi amatéry — a to ne jen těmi, kteří jsou na úředně odkázaní (třída C) — v oblibě vysílače řízené krystalem, jednoduché a nedostížné stabilní (škoda, že „to“ nejdé ladit). Proto zejména je vhodné věnovat zaslouženou pozornost i krystalům a jejich zlepšení.

### Spory o FM

Ve výrobním programu amerických továren je vyhrazeno jen 10 procent přístrojů pro kmitočtovou modulaci. S tímto stavem nejsou spokojeni ani posluchači, kteří už plně oceňují výhody fm, zejména dokonalejší přednes a potlačení poruch, ani oficiální zastánoci nového způsobu, a obvinují výrobce, že brzdí rozvoj z obavy o svůj zisk a o rentabilitu vysílačů dosavadních soustav. Výrobci označují tyto výtky za bezpodstatné a tvrdí, že nemohli vrátit větší počet speciál. přístrojů pro nedostatek surovin a součástek, ale také pro omezující předpisy OPA (amerického cenového úřadu Office for Price Administration). Výrobci také uvádějí nezájem veřejnosti jako důvod proti rozvoji výroby, který je vysvětlen dosud omezeným vysíláním na fm. — Firma Zenit dala do prodeje sdržený přístroj pro am i fm (amplifikaci a kmitočtovou modulaci) za 60 dol., RCA má podobný přístroj za 70 dol. a chystá se převést na fm 60 % své výroby, kromě bateriových a automobilových přístrojů.

# PŘÍSTROJ NA ZKOUŠENÍ mf TRANSFORMÁTORŮ

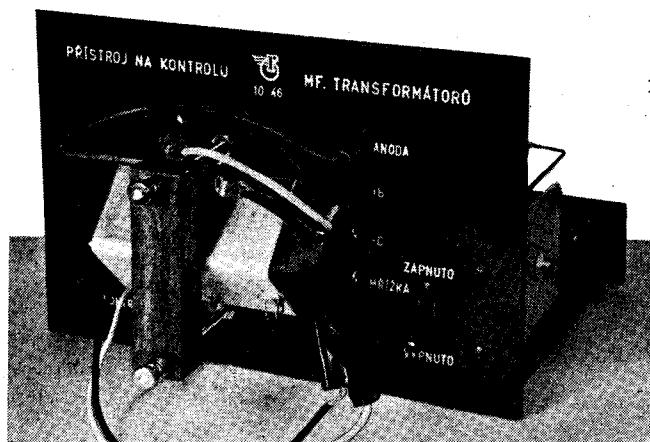

Dt. P 621.396.662.3.001.4

transformátor jednoduchou šibeníkou ze dvou dřevěných nebo isolantových trámků, podložených plstí a svíraných šrouby nebo pružinami. Spodní trámek s pravouhlým zářezem je vyložen na plsti ještě tenkou měděnou folii, aby byl současně uzemněn kryt. Na čelní stěně jsou součásti dvakrát podtržené, z boku jsou součásti, podtržené jednou, a vzadu jsou označeny hvězdičkou. Pro kontrolní transformátor je dosti místa v kostře, kam jej při zkouškách prozatímne upevníme a připojíme.

Pohled na přístroj se strany čelní desky. Uprostřed upevníci šibeníka na zkoušený mf transformátor, po obou stranách propojené připojovací zdíky.

Hodnoty a tvar cívek amodového obvodu elektronky E2 jsou ve výkresu. Při výpočtu paralelních odporů pro qosažené hodnoty útlumu tohoto obvodu (aby jeho resonanční křivka neměla podstatný vliv na tvar křivky zkoušeného filtru), postupujeme takto:

Vyjdeme od vzorce pro tvar resonanční křivky paralelního obvodu (viz Fys. základy radiotechniky, 2. díl, odstavec III. 11. h):

$$(Z/R_0)^2 = 1/(1 + 4x^2 Q^2),$$

kde  $Z$  je impedance při rozladění,  $R_0$  je resonanční odpór,  $Q$  je činitel jakosti obvodu a poměrné rozladění  $x = (f - f_0)/f_0$ . Položme podmíinku, že pro rozladění o 10  $\text{kc/s} = f - f_0$  od resonančního kmitočtu  $f_0 = 470 \text{ kc/s}$  smí klesnout impedance  $Z$  z původní hodnoty  $R_0$  o 1,5 %, to jest  $Z/R_0 = 0,985$ , či převratná hodnota 1,015 a její dvojmoc, kterou máme ve vzorci přibližně 1,03. Hodnota  $x$  je podle předchozího  $10/470 = 0,0213$ ,  $x^2 = 0,00045$ . Pak dojdeme po snadné úpravě předchozího vzorce k výsledku:

$$1,03 = 1 + 4 \cdot 0,00045 \cdot Q^2$$


a odtud potřebný činitel jakosti

$$Q = 4,1.$$

$Q$ , vyjádřený paralelním odporem (namísto obvyklého seriového  $R_Z$ ), jest dán vzorcem

$$Q = R_p/\omega L,$$

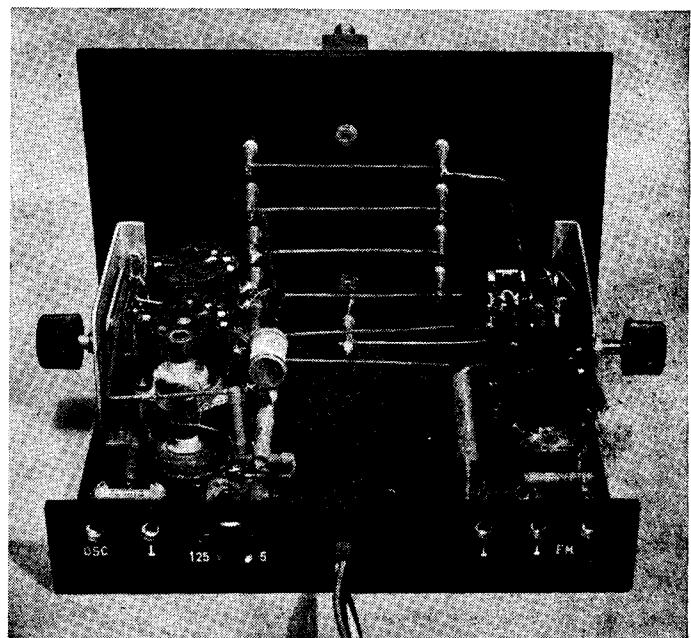a po dosazení za  $\omega = 2\pi f = 6,28 \cdot 470 \text{ 000}$  a  $L = 575 \cdot 10^{-6} \text{ henry}$  vyjde  $R_p = 7 \text{ k}\Omega$ ,




Otevřená montáž na kostře, uprostřed ní místo na kontrolní transformátor. na zadní destičce připojení pomocných přístrojů a přepinač rozsahu 1.

V 10. čísle tohoto ročníku jsme dosti podrobne vyčerpali námět o vyvažování přijimačů optickým způsobem s pomocí kmitočtového modulátoru a osciloskopu. Při tovární i amatérské práci je však leckdy zapotřebí vyzkoušet prototyp nebo řadu běžných výrobků mf filtrů samotných, ještě dříve než přijdou do prodeje nebo než je vestavíme do přístroje. Zkouška, která téměř okamžitě ukáže, zda je filtr nastaven na žádaný kmitočet, zda má správnou vazbu a tvar křivky a zda není nějaká vada v cívkách, která by se projevovala značným útlumem, je nepochybne velmi účelným ukončením procesu výrobního nebo vývojového. Proto jsme si vyrábili popisovaný přístroj a předkládáme jeho popis čtenářům v přesvědčení, že je z těch doplňků dílny, které za malý náklad poskytují značný zisk. (Je pravděpodobné, že se bude amatérům zdát přes svou jednoduchost přepychem; řeknou si: kdypak potřebuji zkoušet samotný mf filtr? a spokojí se s plánem podobným přístroj improvizovat ve chvíli, kdy ho budou potřebovat. Jenomže je skoro jisté, že to nebude jednou, nýbrž několikrát, a práce, vynaložená na dvojí nebo trojí provizorní montáž, stačí bohatě k sestavení přístroje definitivního, výhodné a účelné úpravy, který je kdykoliv připraven k zkoušce zakoupeného nebo vymontovaného mf filtru.)

Zkoušený mf transformátor je zapojen mezi dvě zesilovací elektronky E1, E2 do celé stejným způsobem, jako v přijimači. První má proměnný kathodový odpór, kterým měníme záporné předpětí a tím její zisk a vnitřní odpór, druhá má zisk stálý a má v anodě značně utlumený resonanční obvod, který stačí přibližně naladit do shody s kmitočtem, na nějž je nastaven zkoušený transformátor. Protože nejčastěji zkoušíme filtry při kmitočtu 465 nebo 125  $\text{kc/s}$ , je tento obvod přepinatelný spinačem V1 na oblasti těchto dvou kmitočtů. Ladíme jej pertinaxovým kondensátorem C1 500 pF. Za ním je diodový detektor E3, z něhož vedeme napětí na osciloskop. Vstupní vf napětí přivádíme z kmitočtového modulátoru na mřížku E1. Napájecí obvody jsou obvyklé, sami jsme je do přístroje nestavěli, protože ho používáme jen občas a napájíme jej ze svých pomocných napájecí. Aby

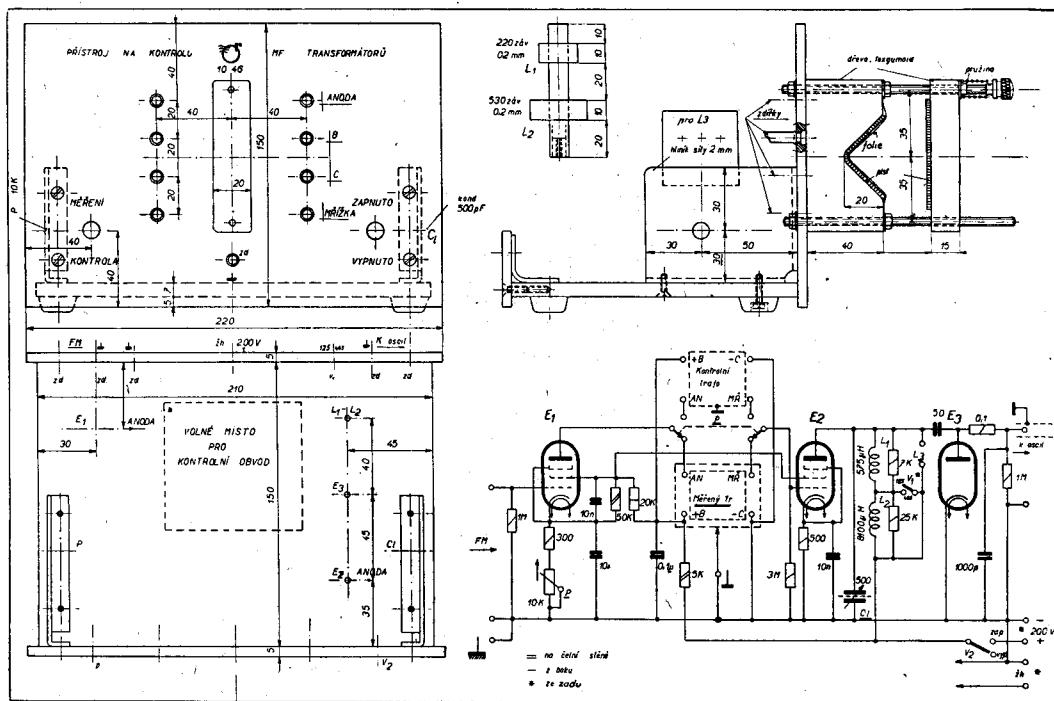Nákres kostry a detaily hlavních součástí.  
Vpravo schema s hodnotami. Nápisy na čelní stěně jsou vyryty.



Zájemci mohou si objednat otisk tohoto výkresu ve formátě A2 za Kčs 20,— v red. t. 1.

jak je ve schematu. Při tom jsme se dopustili nepřesnosti: zanedbali jsme ztráty v samotné cívce a kondenzátoru, které odpovídají  $Q$  asi 80. To je však veliké proti vypočtené potřebné hodnotě, a můžeme proto jeho vliv zanedbat tím spíše, že nám stačí výsledek přibližný. Podobným postupem dojdeme k hodnotě 25 k $\Omega$  pro obvod 125 kc/s, event. k jiným hodnotám pro jiné kmitočtové obory. Příslušné cívky pro vyšší kmitočty lze zasunout do zdítek L3.

Používání přístroje vysvitá z účelu. Přístroj připojíme na zdroje napětí provozních a na výstup kmitočtového modulátoru. Výstup vlastního přístroje spojíme (toto spojení je nejlépe provést stíněným kabelem) s obyčejným osciloskopem, jehož časová základna je nastavena asi na 50 c/s a napájíme současně kmitočtový modulátor. Zkoušený mf filtr upevníme na „šíbeníku“ tak, abychom jej mohli snadno doložovat, a připojíme jeho vývody na příslušné zdítky na čelní stěně zkoušebního přístroje, jež jsou tam pro pohodlí vyvedeny dvojmo (některé mf tráva mají vývody na obou koncích). Spinač V1 přepneme do polohy, odpovídající příslušnému kmitočtovému oboru,  $p$  do polohy „MĚŘENÍ“, zapneme V2, který dosud přerušoval anodové napětí. Na stínítku obrazovky se pravděpodobně nic nezmění, t. j. zůstane tam vodorovná stopa parsku, vychylovaného časovou základnou. Ladíme proto pomocný vysílač tak, až křížením s oscilátorem v kmitočtovém modulátoru vznikne právě ten kmitočet, na nějž je mf tr. přiblížně nalaďen. Pak „přijede“ na stínítko hrbol, obyčejně nepravidelný, který teprve doložením mf tr. upravíme do správného tvaru. Před tím však ještě doložme anodový obvod E2 kondenzátorem  $C_1$  tak, abychom dostali hrbol co možná největší. Utká-li nám potom ze stínítku anebo má-li vrchol rovně seříznutý do tvaru až příliš ideálního, zmenšíme zisk E1 zvětšováním odporu

$P$  tak dlouho, až horní část resonanční křivky nemá stop deformace. (Tento úkaz, totiž zploštění křivky, vzniká při výstupem vf napětí na mřížce E2, kde nastávající mřížkový proud odříže vrcholy.) Teprve pak můžeme měnit velikost křivky změnou zisku v zesilovači osciloskopu. Nato se snažíme dosáhnout souměrné res. křivky zkoušeného filtru doložením jednoho obvodu, po případě, porovnáme-li jej s jiným, dosáhnout toho, aby při přepínání byly obě křivky na též místě stínítku (doložením obou obvodů) a ovšem přibližně stejného tvaru. Zkusme také přehodit přívody k jednomu vinutí zkoušeného mf tr., abychom se přesvědčili, zda kapacitní vazba není příliš silná. Je-li tomu tak, pak při jednom způsobu připojení je res. křivka podstatně odlišná od křivky, kterou získáme při změně přívodů k jednomu vinutí. Vyhoví-li jedna z křivek obou případů a nemůžeme-li kapacitní vazbu zmenšit, označme aspoň vývody zkoušeného tr. tak, abychom je v přijimači připojili zase stejně jako v přístroji zkoušeném, t. j. na anodu, + B (t. j. kladný pól anodového zdroje), mřížku a — C, t. j. přívod záporného napětí od automatiky. Musíme však dát pozor na to, že vinou přepínače  $p$  vzroste v tomto přístroji vazební kapacita nad obvyklou hodnotu. Musíme proto bud použít přepínače s malou kapacitou mezi póly (v našem případě tu byl čtyřpolový přepínač speciálního provedení z vojen. výprodeje s uzemněnými středními póly, které nebyly použity k přepínání), anebo použít dvou samostatných, poněkud vzdálených přepínačů jednopolových. Ze je vyvážení a kontrola mf filtru otázkou necelé minuty, o tom se každý snadno přesvědčí při prvním použití.

Zájemce upozorňujeme ještě na předchozí články o tomto námetu, které vyšly v čísle 10 t. r.: Vyvažování přijimačů podle osciloskopu a Elektronkový kmitočtový modulátor. Tamtéž je podrobně vy-

světlena metoda téhoto prací a uvedena řada dalších pojednání ve starých číslech Radioamatéra, jichž však není k využití nezbytně zapotřebí.


### Nová obrazovka

Světlonoš televizních obrázků je zatím z nejbolestivějších problémů, zvlášť chceme-li promítat pořad na velikou plochu. Dosud se používalo v těchto případech buď mechanicko-optické soustavy s Kerrovým článkem (dodnes v některých biografech v Londýně), nebo v poslední době malých obrazovek s velmi světlonym obrázkem (kinescopem), který byl světlou optikou promítán na plátno. Tyto obrazovky však vyžadují vysokého anodového napětí (několik desítek kV), proto je citlivost jejich odchylovacích destiček malá, a také život stínítek je krátký.

V poslední době, jak se dočítáme, byla sestrojena nová obrazovka bez téhoto slabin. Její stínítko je potaženo zvláštní čisté bílou vrstvou, která při dopadu elektronů intenzivně zčerná. Elektrony tedy „příši“ na bílé podkladě jako tužka na papíře, a obrázek pozorujeme (jako tisk nebo fotografií) odraženým světlem. Proto musí být též stínítko osvětleno vnějším zdrojem světla — čím budé jasnejší toto osvětlení, tím jasnejší obraz na stínítku uvidíme.

Výhody uspořádání jsou patrné na první pohled. Použíme-li obrazovky pro přímé pozorování (osciloskop, televizní přijímač) nemusíme okolí zatemňovat ani dávat kolem stínítku clonu. Také problém promítání na vělikou projekční stěnu je uspokojivě rozřešen: Stínítko osvětlíme se strany dostatečně silným zdrojem (obloukovou, rtuťovou výbojkou) a odražené světlo promítáme stejně jako v projekčních přístrojích pro neprůhledné obrazy — episcopech. Dosažitelné zvětšení závisí na sile pomocného osvětlení, které snadno získáme. Provozní napětí téhoto elektronek nepřesahuje 500 V, citlivost destiček je asi stejná, jako u dosavadních typů pro osciloskopu, životnost několik tisíc hodin. Osvědčili se tyto obrazovky, jak zprávy naznačují, udělá televisor zase významný pokrok kupředu.

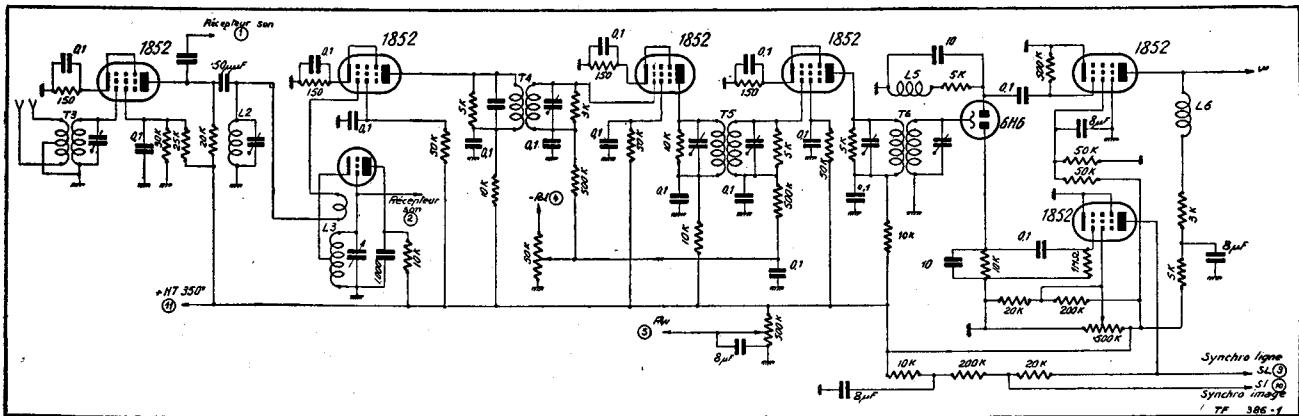(Volně podle Proceedings of the I.R.E., Electronic Engineering, La Télévision Française.)



## Jak je zapojen a jak pracuje AMATÉRSKÝ TELEVISNÍ PŘIJIMAČ

Přijimač obrazu, schema 1. Vf signál z antény je nejprve zesílen předzesilovačem se strmou vf pentodou 1852. Jelikož propouštěcí křivka laděných obvodů je při daném kmitočtu značně široká, je tento stupň společný pro zvuk i obraz. Tepře v dalším stupni se frekvence oddělují selektivními obvodům a vedou do příslušných směšovaců. Směšování obrazového signálu se provádí součtovým způsobem v druhé pentodě 1852. Obvykle zapojený oscilátor je rovněž společný pro obě části.

Dvoustupňový mf zesilovač pracuje na kmitočtu 12 Mc/s a je rovněž osazen elektronkami 1852. Pro lepší využití zesílení jsou mf filtry nalaďeny tak, že propouštějí jenom jedno postranní pásmo. Tím postačí menší šířka resonanční křivky, místo 6 Mc/s jen 3 Mc/s, obvody mohou být méně tlumeny a v témže poměru vzrostet resonanční odpor a zisk stupňů. Mf signál usměrní diodový detektor s duodiódou 6H6. Z jedné anody 6H6 jde signál do zesilovače s širokým pásmem (horní pentoda 1852) a po zesílení dále na modulační elektrodou („mřížka“, Wehneltův válec) obrazové elektronky (vývod w). Z druhé diody vychází usměrněný signál do zesilovače, synchronizujícího rádky, osazeného pentodou 1852, jejíž napětí stínicí mřížky je tak malé, že elektronkou prochází proud jen při (silných) synchronizujících impulsech pro rádky (vývod 9) a obraz (vývod 10).

Casové základny (obraz 3 a 4). Pilové kmity pro vodorovný posun (frekvence 11.025 c/s) vyrábějí se v kathodově vázáném multivibrátoru, který je synchronován zesílenými rádkovacími impulsy (vývod 9). Vhodně volenými vazebními členy (50 pF, 1 kilohm) jsou tyto odděleny od synchronizujících impulsů obrazových (mají podstatně menší kmitočet). Po zesílení v souměrném zesilovači (druhá 6N6) jest pilové napětí přivedeno na vodorovné vychylací destičky obrazovky (vývod DL). Stejným způsobem se získávají i synchronizují pilové kmity pro svislý (obrazový)

Francie má v televizi bez sporu vedoucí postavení na evropské pevnině. Nejen, že jako první obnovila televizní vysílání své předválečné 441 rádkové stanice, ale vybudovala též prozatím pro pokusné účely novou televizní vysílač soupravu s dosud nejjemnějším členěním vlněc — 1000 rádkový vysílač systém Barthélémy. Technikové časopisu „La Télévision Française“ snaží se nyní rozšířit zájem o televizi podporou amatérské činnosti podrobnými návody na stavbu přijimače. I když u nás není prozatím tato otázka časová — na televizní vysílání si ještě počkáme — bude jistě zajímavé podívat se blíže na zapojení a činnost televizního přístroje, abychom věděli, jaké nároky bude na výrobce a amatéry klásti. Zapojení vidíte na obrázcích, k jejichž otištění s popisem dal nám svolení vydavatel listu „La Télévision Française“, Maurice Loraach. Přístroj je určen pro příjem pařížského televizního vysílače se 44 rádkami, s obrazovým kmitočtem 46 Mc/s a se zvukem na 42 Mc/s.

### Význam francouzských označení

déviation image — odchylování pro obraz (svisle);

déviation lignes — odchylování pro rádky (vodorovně);

filaments des bases de temps images — vlákna časových základen pro obrazy;

filaments des bases de temps lignes — vlákna generátoru napětí časové základny pro rádky;


récepteur image, video — přijimač obrazu; récepteur son — přijimač zvuku;

synchro image — synchronování obrazu;

synchro lignes — synchronování rádky;

posun. Jelikož svisle vychylující destičky (obraz) jsou blíže u kathody a mají proto větší citlivost, odpadl zde zesilovač a trioda 6C6 pracuje jen jako invertor (zisk se rovná 1) pro získání souměrného napětí vůči zemi.

Přijimač pro zvuk (obraz 2). Zapojení se neliší od obvyklých rozhlasových přístrojů, jen m<sup>f</sup> je značně vysoká — 8 Mc/s. Jelikož rozdíl mezi nosnými vlnami pro zvuk a obraz (46 — 42 = 4) je tentýž jako mezi mf kmitočty (12 — 8 = 4) je možné pro směšování použít oscilátoru obrazové části. Tím odpadne jedna elek-

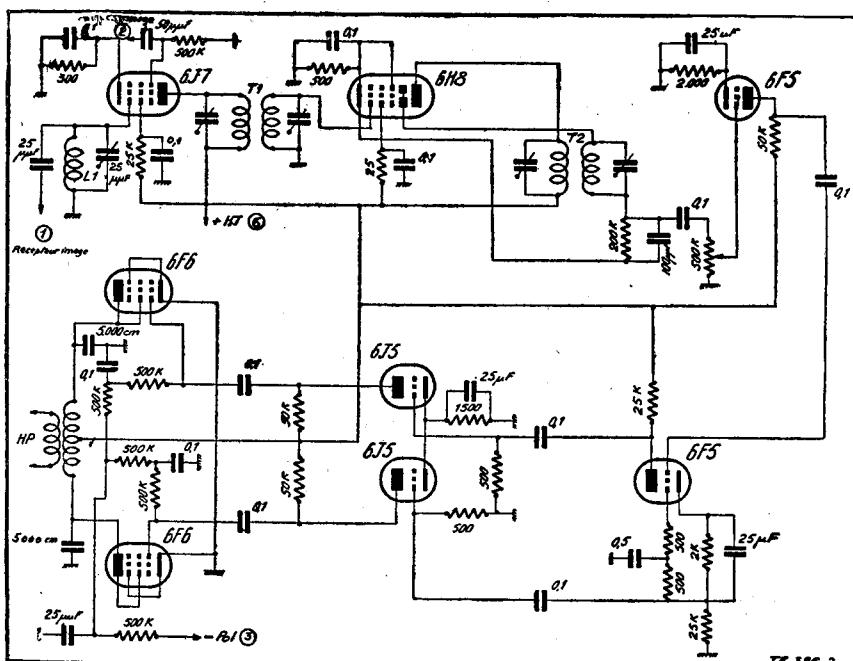

Obraz 2. Přijimač zvuku. Oscilátor je společný s přijimačem obrazu.

Vlevo obraz 1. Zapojení s hodnotami součástí (kromě cívek) pro televizní přijimač obrazu.

Vpravo obraz 3 a 4. Zapojení zdrojů odchylovacích napěti (časové základny) pro rádky a obraz.

tronka a vydě značně jednodušší mechanické provedení, protože přijimač pro zvuk může být na stejně kostce s obrazovým bez nebezpečí „přeslechu“.


Napájecí zdroje a zapojení obrazovky jsou na obrazu 5. Jak obrazovka, tak multivibrátory přijimače mají vlastní zdroje napětí. Tento způsob napájení byl zvolen hlavně proto, aby byly odstraněny možné škodlivé vazby mezi jednotlivými částmi přístroje.

Obsluha přijimače je jednodušší než u obvyklého rozhlasového přístroje. Protože ladící obvody jsou předem nastaveny, vystačíme s třemi knoflíky. Jedním řídíme hlasitost, druhým význam obrazové části (světelnost obrazu), třetím zaostřujeme svazek elektronů. Přístroj nemá samotně řízení citlivosti, protože přijíma jen přízemní vlnu, která má v daném místě stálou hodnotu.


Autori tohoto návodu (La Télévision Française, červen 1946) udávají také hodnoty cívek a návod na sladění a uvedení do chodu, takže i hude vybavené laboratoře amatérských klubů mohou jej bez přílišních nesnází sestrojit. Nu, ještě ten televizní vysílač, a pustili bychom se také s chutí do práce ... Otakar Horna.

### Kmitočtová modulace I v Anglii

Již před koncem války začala Britská rozhlasová společnost chystat zkoušky se zavedením kmitočtové modulace, jež tak spěšně proniká v USA. Laboratoř BBC sestrojily dvě vysílačky po 1 kW pro pásmo 45 Mc/s, jedna byla sestavena ve známém televizním domě, Alexandřině paláci, druhá v Oxfordu. Další dvě stanice, vybudované později, byly určeny pro pásmo 90 Mc/s. Po četných zkouškách začalo se i s pokusným vysíláním od června 1945 denně tři a půl hodiny. Pokusy pokračují, sotva však lze počítat, že bychom je zahytily i u nás.

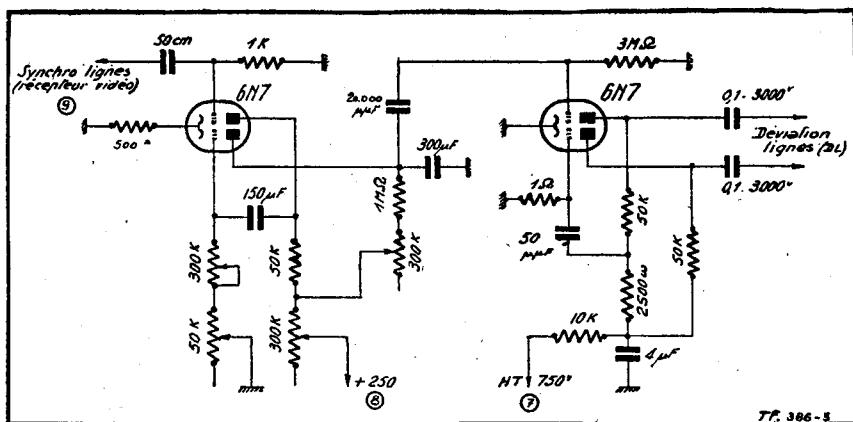

TF 386-3

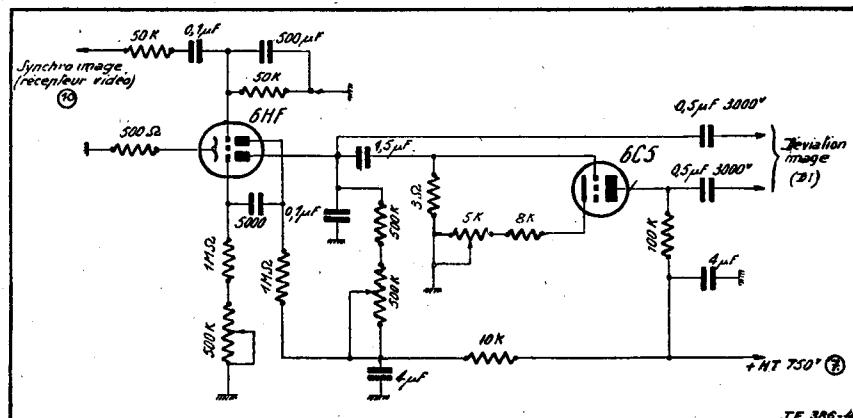

TF 386-4

Ocenění významu obchodního radaru svědčuje zpráva BBC, podle níž bude největší loď světa, Queen Elisabeth, vyzbrojena radarovým navigačním přístrojem.

Sovětskí rozhlasoví pracovníci věnovali polskému rozhlasu, jehož varšavské ústředí bylo válkou zničeno, 37 zvukových pásů s donošovými záznamy symfonických a komorních děl sovětských skladatelů, a přislibili dodání záznamů dalších.

Obraz 5. Napájecí část a zapojení obrazovky.

### Modulace s vícenásobnou nosnou vlnou

Dosah ultrakrátkých vln je omezen přibližně obzorem vysílací antény. Ten závisí na výšce antény a činí přibližně 20 km. Pro velká města, jako jsou New York a Londýn, nestačí však takový dosah a je třeba více vysílaček, v Londýně na př. tři pro spoehlivý příjem po celém městě. Tím však vznikají obtíže. Jsou-li tyto vysílačky nainaděny na různé délky vln, je třeba při jízdě autem vybaveným radiotelefonom přelaďovat přijimač. Používají-li však stejně vlny, vznikají zážarové kmitočty, které uplně znemožňují poslech. Systém, který překonává tyto obtíže, je nazývaný modulace s vícenásobnou nosnou vlnou (multi-carrier modulation). Společně v tom, že vysílače sice používají různých nosných kmitočtů, ty jsou však vybrány tak, že jejich rozdíl je dosti veliký, aby vzniklé zážnaje byly nadmezí slyšitelnosti; jsou však při tom dosti blízké a přijimač s vhodnými vstupními obvody je přijímá bez dodávání. Rozdíl mezi frekvencemi je zpravidla 100 kc a je dále předpokládem, že všechny tři nosné vlny nesou touž modulaci, a to ve stejně fázi.


Se.

### Jak se zjišťuje výkon velkých vysílačů

Cistý výkon nosné vlny se rovná příkonu výstupních elektronek, změšenému o energii, změněnou v teplo na anodách těchto velkých, vodou chlazených elektronek (anod. ztráta).

Příkon těchto koncových elektronek dá se snadno vypočítat nebo přímo odečíst z přístrojů, neboť jde o stejnosměrný proud. Anodová ztráta se zjišťuje tím, že se měří množství vody, protékající chladicím potrubím za vteřinu, a rozdíl teploty přítékající a odtekající vody. Z toho se vypočítá energie tepelná ve wattech a odečte se z celkového příkonu.

Se.

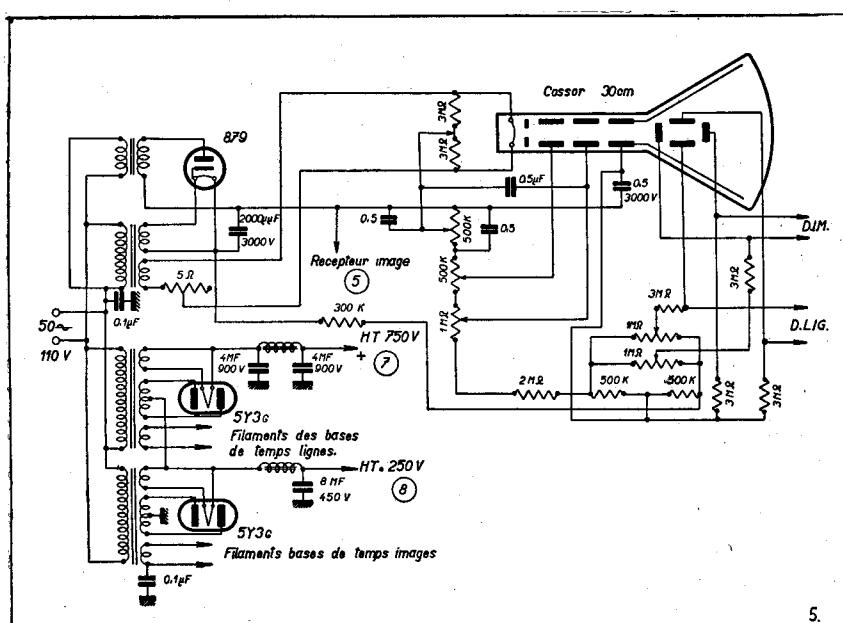

5.

# TŘÍLAMPOVKA

## nové úpravy

Přijimač na síť s jedním ladicím obvodem a třemi běžnými rozsahy s dokonalým přednesem, napěťovou nf zpětnou vazbou a malým vnitřním odporem koncového stupně, ve skřínce nového tvaru pro umístění v rohu místnosti a využití stěn pro rozdělení zvuku.

**N**a tomto prostém a poměrně levém přístroji s dobrým přednesem a spolehlivým příjemem výkonnéjších vysílačů na všech vlnách jsme vyzkoušeli předností nového způsobu nf zpětné vazby negativní, jejíž podstatu a vlastnosti vyšvětuje článek v letošním 9. čísle t. 1. Primář výstupního transformátoru je rozdělen na dvě samostatné části v poměru 4:1, které jsou navinuty po obou stranách obvyklého sekundáru. Větší část je na obvyklém místě v anodovém obvodu, menší je v obvodu kathodovém (zapojení i co do smyslu vinutí udává schema) a působí svým napětím proti napětí mřížkovému zápornou zpětnou vazbou s činitelem  $k = 0,2$ . Tím se především zmenší původní zisk  $z$  v poměru.

$$z' = z/(1 + k \cdot z)$$

a dále vnitřní odpor každé elektronky  $R_i$  na hodnotu


$$R_i' = R_i/(1 + k \cdot g),$$

kde  $g$  je zesilovací činitel koncové elektronky. Dosadime-li za  $z = 50$ ,  $g = 450$

Skřínka nové úpravy dovoluje umístit přijimač (i jiného druhu než ten, který popisujeme) v rohu místnosti. Tímto řešením účelněji využijeme místa, zvuk zasáhne největší část prostoru, stěny působí poněkud jako trachyt a přijimač má nový působivý zevnějšek.

a  $R_i = 50 \text{ k}\Omega$ , jak to odpovídá nejběžnějším devítivattovým koncovým elektronkám s větší strmostí, vyjde jako nový zisk  $z' = 4,6$  a  $R_i' = 0,55 \text{ k}\Omega$ . Menší zisk je důsledek sám o sobě nevitaný a způsobuje, že pro vybuzení na výkon 1,4 W (100 V na 7 kΩ v anodě) potřebujeme na mřížce napětí zhruba 25 voltů. Proto má nás přístroj dva zesilovací stupně před koncovou elektronkou namísto obvyklého jediného, s nímž vystačíme při použití též koncové elektronky bez zpětné vazby. Zmenšení vnitřního odporu má však dva velmi příznivé důsledky: především rovnoměrnější kmitočtovou charak-

teristiku v oblasti hlubokých tónů, jak dokládá změřená charakteristika k obrázku, hlavně však omezení vlastních kmitů reproduktoru systému zvětšeným tlumením malým vnitřním odporem, a tím věrnější podání náhlých změn hlasitosti. Tyto věci jsme zatím nemohli posoudit jinak než sluchem a třeba je to nevalný „měřicí přístroj“, je zlepšení proti obyčejnému koncovému stupni zřetelné. Pozná se na řeči a zejména při hudbě s častými nástupy bicích nástrojů, harmoniky a trubky, jaké se vyskytuje v tanečním orchestru. Dojem z poslechu takového pořadu byl nezvykle dobrý právě pro výraz-

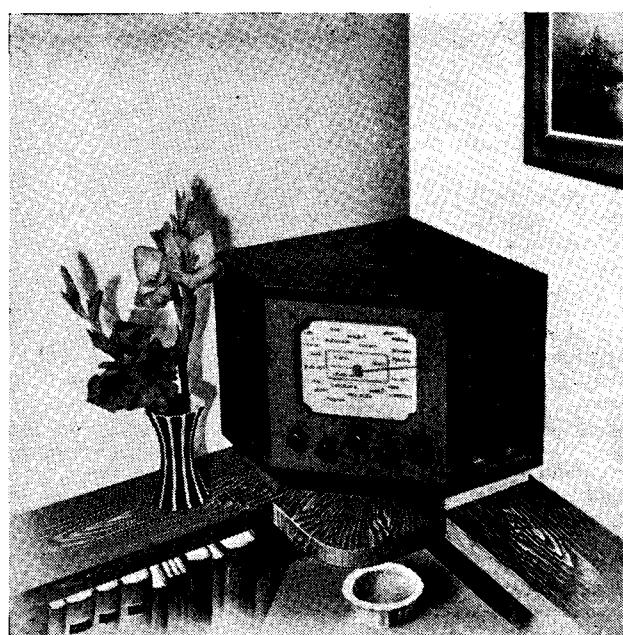

### ZAPOJENÍ A SEZNAMEM SOUČÁSTÍ

#### CÍVKY.

Odládovač: na otevřeném železovém jádru se šroubkem Ø 10 mm je 95 závitů s obložkou na 35. závitu. Vinutí z vý. kabliku 20×0,05 mm nebo pod. Do antenového obvodu lze podle stupně potřebného odládání zařadit 35, 60 nebo 95 závitů (vždy podle vyzkoušení co možná nejméně). Ladici kondenzátor odládovače je pevný, keramický nebo slídový, a má kapacitu pro odládání Budějovic asi 70 pF, Praha II, Brno, Bratislava 150 pikofaradů, Ostrava 200 pF, Praha I 300 až 400 pF, Plzeň 400–500 pF. V Praze je účelně zařadit dva odládovače se stejnými cívками za sebe, k odládání (zeslabení) Prahy I a II.

Rozsah krátkých vln: Na keramické kostře o Ø asi 15 mm má ladici cívka 11 záv. drátu 0,6–0,8 mm, cívka pro zpětnou vazbu 9 závitů drátu 0,2, vinuto pod ladici, ale tak, aby kapacita mezi vinutími nebyla přílišná (kostřičky mají pro vinutí odstupňované zárezy, které to dovolují), antenová cívka 2 závitů drátu 0,2 mm, na pásky pertinaxu, aby kapacita mezi ní a ladici byla malá (když bychom navinuli cívky na sebe, činní kapacita přes 30 pikofaradů a volič selektivnosti na středních a dlouhých vlnách nepůsobí, resp. působí obráceně, při vzdalování cívek Las a Lad od příslušných mřížkových vinutí roste hlasitost).

Rozsah středních a dlouhých vln: cívková souprava Palafer Mignon, č. obj. 6399. Antenové vinutí 1-2-3-4-5 zůstane nezařazeno, leda byste použili místo odklápacích antenových cívek řízení selektivnosti otočným pertinaxovým kondenzátorem 500 pF. — Antenové vazební cívky: Las - 200 závitů drátu 0,2 mm, vinuto křížově nebo doivoce na průměr 10 mm a šíři 6–8 mm, Lad, podobně s 300 záv. Při použití antenového kondenzátoru k řízení selektivnosti tyto cívky odpadají spolu s příslušným mechanismem.

Výstupní transformátor (viz náčrt a data ve výkresu kostry): Jádro z transformátorových plechů, průřez 2×4 cm, velikost okénka 1×3 cm, primár 1:2: 1800 a 5:6: 400 závitů drátu 0,15 mm, smalt, vinuto s prokládáním. Sekundář 3:4: 65 závitů drátu 0,8 až 0,9 mm mezi předchozími, úprava a zapojení v náčrtku a ve schematu. Pozor na

správné zapojení vinutí, co do smyslu (znázorněno ve schématu), aby vznikla záporná zpětná vazba. Vzduchová mezera v jádře celkem 0,12 mm.

Sítová tlumivka: běžný vzor, asi 5 henry pro 40 mA.

Sítový transformátor, data ve schématu, použity vzor U 401, od fy E. Fusek, viz oznámení v insertní části RA v č. 9/1946.

Elektronky: E1 vý. pentoda zapojený jako trioda, nebo přímo trioda. — E2 vý. pentoda. — E3 devítivattová koncová pentoda s větší strmostí (AL4, EL3, EL11). — E4 dvojcestná usměrňovací (AZ1, AZ11). V našem přístroji bylo použito vojenských elektronek: E1, E2 = RV12P2000, E3 = RL12P10, E4 = RG12D60, tato poslední žhavena spolu s ostatními, zatím co přímo žhavená usměrňovací elektronka musí mít samostatné žhavící vinutí. Přístroj týchž vlastností lze sestavit s „civilemi“ elektronkami EBC3, EF6 (EF9), EL3, nebo jim odpovídajícími z řad A, E11 nebo E21.

Reprodukтор: průměr nejméně 20 cm, co možná dobrý vzor, v našem přístroji to byl Philips, typ 9637.

Přepinač rozsahů: čtyřpolohový, sedmipárový, nebo Philips TA. V přístroji máme jednosegmentový přepinač Always, který nemá dosti dostup kódů, takže jsme museli vynechat připojování přenosky na druhou elektronku (spinače f a g).

#### ODPORY:

1 - 1 megohm/0,25 W, mřížkový svod audionového detektora.

2 - 5 kΩ/0,25 W, pracovní odpor pro vytvoření vý. napěti pro zpětnou vazbu.

3 - 0,2 MΩ/0,5 W, pracovní odpor první elektronky.

4 - 20 kΩ/0,5 W, filtrační a oddělující odpor první elektronky.

5 - 0,5 MΩ, logaritmický potenciometr sdržený se sítovým spinačem, regulátor hlasitosti.

6, 7 - 3 MΩ/0,25 W, mřížkový svod a současně dělicí napětí pro ziskání správného mříži. napěti druhé elektronky.

8 - 0,15 MΩ/0,5 W, pracovní odpor druhé elektronky.

9 - 0,7 MΩ/0,5 W, napájecí odpor stínící mřížky druhé elektronky.

10 - 10 kΩ/0,5 W, filtrační odpor druhé elektronky.


nost jednotlivých i zcela krátkých zvuků a při značné hlasitosti, kdy u jiných přístrojů nastává splývání přednesu, v němž jednotlivé nástroje už nesnadno rozeznáváme. Méně zdatní domácí pracovníci jsou tu ovšem postaveni před nutností opatřit nebo vyrobít si nový výstupní transformátor, protože tento druh zatím není na trhu. Proto se snad neodhadlají ke stavbě takových koncových stupňů tak brzy, jak si to jejich vlastnosti zaslouží. Sami jsme však rozhodnuti používat jich u všech přístrojů, kde záleží na dobré jakosti přednesu.

Druhá novinka v úpravě přijimače je skřínka. Navrhli jsme ji tak, aby bylo lze postavit ji těsně do rohu pokoje, kam jinak rádi přijimač stavíme, kam však obyčejná skříň s obdélným pádorysem nezapadne. Z výkresu vidíte, že pádorysem skříně je čtverec, jehož jeden vrchol je souměrně seříznut. V tomto seříznutí je čelná deska přijimače s výrezem pro stupnici, na níž je přišroubována kostra ze silného hliníkového plechu, ohnutého do tvaru U. Ramena tohoto U mají trojúhelníkovou plochu a jimi tvorí přijimač klín, který směřuje k zadnímu rohu skřínky. Obklíčené li vlastní přístroj krytem ze silného plechu, vznikne tak rozptylovač zvuku, neboť v zadním rohu je příčná deska, na níž je reproduktor. Po stranách přístroje vzniknou dva prostory pro vedení zvuku od reproduktoru, který pak mluví směrem úhlopříčný skřínky a pokoje. Stěny pokoje, k nimž přiléhají stěny skříně, tvoří pokračování ozvučné plochy reproduktoru. Zvuk ze zadní strany membrány má volný prostor k výstupu pod skřínkou, mezi dnem a podložkou, a dosívá na čelní stranu jednak podstatně slabší, jednak ve fázi posunutý, takže nezpůsobuje oslabení hlubokých

tónů. Aby nebylo zpředu vidět na reproduktor a také, aby zvuk byl ještě poněkud rozptylen, jsou postranní otvory opatřeny prkénky, viditelnými na výkresu a na snímcích. Ty také dokládají, že přes neobvyklou úpravu (nebo právě pro ni) působí skřínka vzhledným dojmem, a tam, kde je umístěn v rohu místnosti vhodné, budou její stavebné i stylové přednosti po zásluze oceněny. Je z poměrně silných laťovek (18 mm na rozdíl od výkresu), velké plochy jsou z dubu leštěného v přírodní barvě, úzké strany jsou napuštěny tmavé hnědě a vyleštěny. Vyrobil ji pro nás truhlářský závod O. Kalina, Praha XI, Bořivojova 25, cena při vzorném provedení z hodnotného materiálu Kčs 700,-. Připomeňme, že se skřínka hodí i pro jiná zapojení přístrojů a naopak, použitá zpětná vazba v koncovém stupni ukáže své přednosti i v obvyklých tvarech skřinek. Rozměry naší skřínky jsou poměrně malé, pro větší druhy přístrojů bylo by třeba volit skřínku o něco větší, aby montáž nevysla stísněná. Zvláště vzhledná by byla skřínka při úpravě velké, kde by sahala až na zemi a nahoru měla prostor pro gramofon. Při tom by však bylo účelné naklonit vnitřní desku s reproduktorem dozadu tak, aby jeho osa směřovala nahoru a dosahovala ve vzdálenosti dva metry od přístroje výšky 1,5 m. Jinak by se vysoké tóny potulovaly zbytečně při podlaze a v poslechu by chyběly.

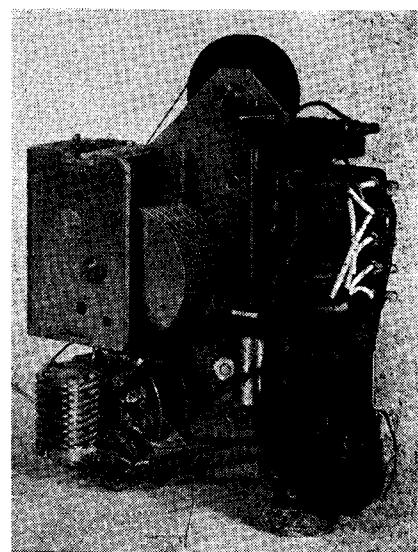
#### Zapojení.

Máme tu jednoobvodový třistupňový přijímač s třemi rozsahy zapojení v celku prostého. Z antény jede signál přes jeden nebo dva odlaďovače (podle počtu místních vysílačů s příliš silnými signály) do antenových cívek. U středních a dlouhých vln je možné tyto cívky odkládat prostým mechanismem od cívek ladících



Pomocná nosná deska s ladícím kondensátorem, cívkami, přepinačem a řidičem hlasitosti.

a tím měnit vazbu s antenou, selektivnost a citlivost, jak to žádá přizpůsobení různým antenám a denní době (večer jest příjem silnější než za denního světla). Skoro téhož výsledku dosáhneme snáze zařazením pertinaxového kondenzátoru 500 pF do přívodu mezi odlaďovače a antenové cívky; úprava s odklopnými cívkami má tu přednost, že cívky antenové mají vlastní resonanci pod příslušnými rozsahy, směrem k menším kmitočtům, a tím dávají při stálém nastavení rovnomořnější vazbu s antenou. Ladící obvod je obvyklý, seriově zapojený, nepotřebná část vinutí se spojuje nakrátko přepina-

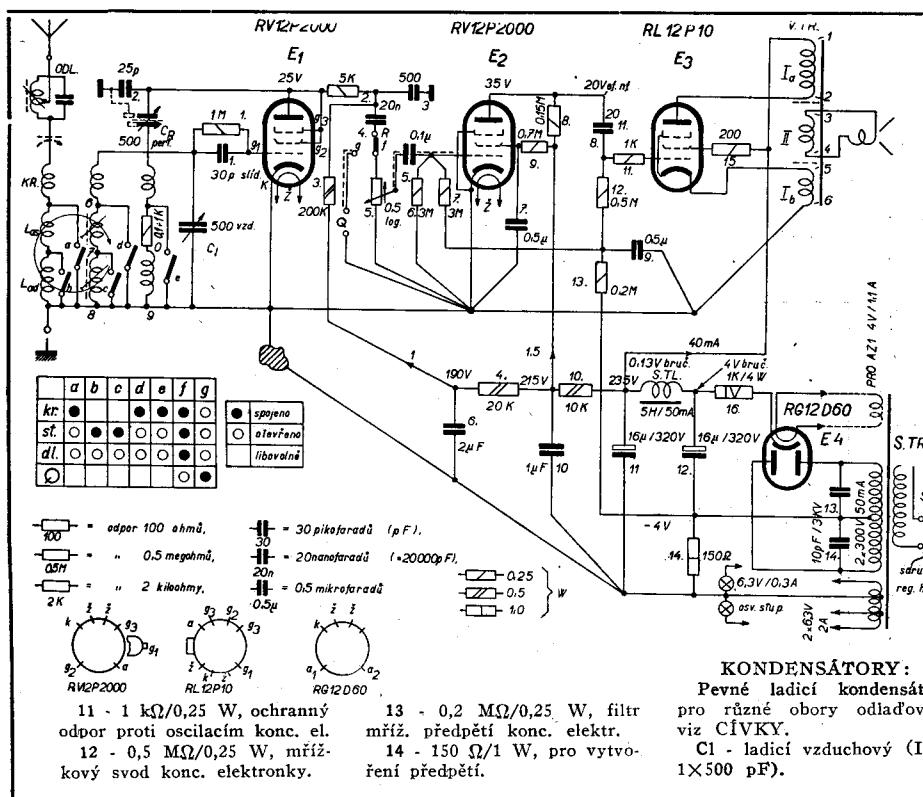

#### KONDENSÁTORY:

Pevné ladící kondenzátory pro různé obory odlaďovače viz CíVKY.  
C1 - ladící vzduchový (Iron 1x500 pF).

Cr - 500 pF pertinaxový, po případě tak zv. diferenciální, viz návod na komunikační jednolampovku na baterie, RA č. 7/1946.

1 - 30 pF slíďový, mřížkový audionu.

2 - 25-100 pF, pro omezení zpětné vazby, nasazuje-li příliš brzy nebo nechce-li vypadat.

3 - 500 pF, odstraňuje zbytek výnapětí za první elektr.

4 - 20 nanofaradů = 20 000 pikofaradů, vazební na druhou elektr., dobrý typ bez svodu, nejlépe v porcelán., pouzdře.

5 - 0,1 mikrofaradu ( $\mu F$ ), další vazební, bránící zkratu předpěti mřížky druhé elektronky.

6 - 2-4  $\mu F$ , filtrační a oddelovací pro zabránění vzniku pozitivní zpětné vazby u třistupňového zesilovače.

7 - 0,5  $\mu F$ , uzemňuje stínici mřížku druhé elektronky.



8 - 20 nF, týž, jako 4.

9 - 0,5  $\mu F$ , filtrauje mřížkové předpěti koncové elektronky.

10 - 1  $\mu F$ , filtrační pro druhou elektronku.

11, 12 - 16  $\mu F/320 V$ , elektrolytické, filtrační kondenzátory.

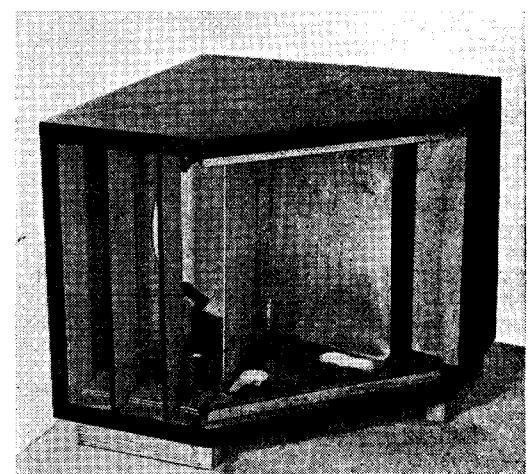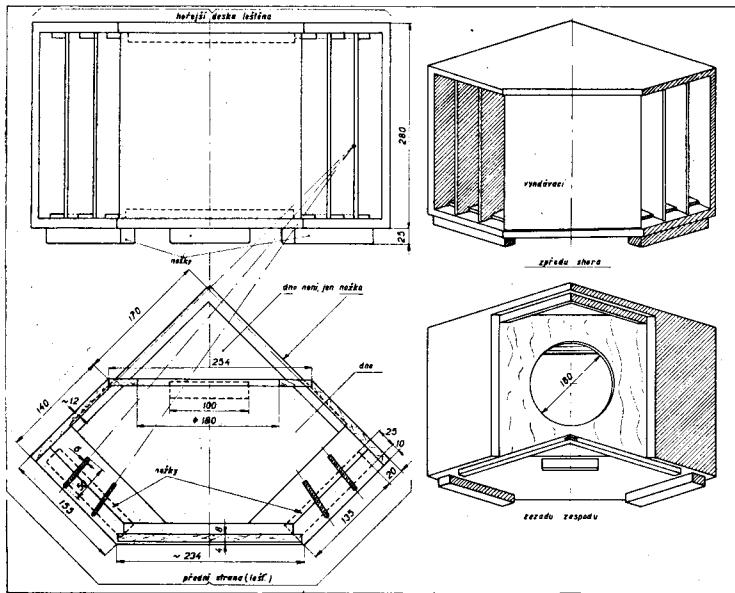13, 14 - 5 až 20 nF, zkoušené na 3000 V, brání bručení přijimače při nasazení zpětné vazby.



Snímek a výkres skřínky s názornými náčrtky. Téže úpravy je možné použít i s odlišnými rozměry, anebo pro skříň vysokou, stojící na zemi.

čem rozsahu. Zpětnovazební vinutí je napojeno přes otočný kondensátor s izolovaným rotorem (podložky z isolantu okolo středové upevňovací matky tam, kde rotor je spojen s hřídelem), neboť v tomto zapojení neškodí jeho kapacity proti kostře. Výhodné je použití kondensátoru diferenciálního, jak je naznačen ve schématu, i s obvyklým kondensátorem (rotor a pravý stator) dá se však dosáhnout spolehlivého nasazování a vysazování zpětné vazby na všechn rozsazích i s uvedeným zapojením a hodnotami součástek.

Audionový detektor má velmi malý vazební kondensátor, pro zachování nejvyšších tónů v přednesu, a první elektronka je zapojena jako trioda (může to být ovšem přímo trioda), neboť na prvním stupni stačí zisk poměrně malý. Za ním následuje regulátor hlasitosti a druhý stupeň pentodový, zase odpornový, vázaný obvyklým způsobem s koncovou elektronkou. Filtrační obvody jsou vypočteny pro poměrně přísné požadavky, a vskutku je přijímač přes dokonalý přednes nejhlbších tónů úplně tichý. V našem vzoru jsme pozorovali jen zcela slabé hučení při rozsahu středních vln, a poněkud silnější u vln dlouhých. To, že závisí na rozsahu či na počtu závitů v mřížkovém obvodu, nasvědčuje tomu, že je působí neobvyklá vazba mezi síťovým transformátorem a ladicími cívками. Jde o bručení, zcela slabé, daleko pod mezí, kdy by rušilo, můžeme je však úplně vyloučit při použití řízení citlivosti antenovým kondensátorem prostě tím, že cívkovou soupravu vzdálíme a vhodně natáčíme vůči síťovému transformátoru tak, aby vazba obou byla co možná volná.

V přístroji jsme použili vojenských elektronek s tou zvláštností, že detekční pentoda je zapojena jako trioda, a že usměrňovací dvojcestná elektronka je žhavena z téhož vinutí síťového transformátoru, jako elektronky přijímací. To si ovšem smířme dovolit jen elektronky usměrňovací s dobrou izolací mezi vlákny a katodou, neboť ta má proti zemi napětí 250 V a vlákno je zde žhavicím obvodem přijímacích elektronek spojeno se zemí.



Přímo žhavená usměrňovací elektronka musí mít ovšem vlastní, od ostatních izolované žhavicí vinutí.


Zde pomohou zájemci početné doklady obrázkové, z nichž vyrozumíme po chvíli studia všechny podrobnosti. Přístroj je sestaven na kostře z hliníkového plechu tvaru širokého U, s rameny trojúhelníkovými, jejichž vrcholy jsou spojeny vystuženým páskem. Do trojhranného prostoru se dosti obtížně umisťují obdélníkové součásti, a to je snad jediný stín této úpravy, který vedl k tomu, že jsme musili výstupní transformátor dát dozadu k reprodutoru a při spojování na objímky prvních dvou elektronek připojit některé spoje před jejich upveřením. Na vnější stěně plechového U je nalepena papírová stupnice, kterou si nejprve prozatímně napřeseme rukou a po zjištění všech stanic a průběhu stupnice překreslíme na kladívkový papír šablónkovým písmem 3,5 milimetru vysokým, a definitivně nalepíme zaponem nebo celuloidovým lepidlem.

Dva pohledy dovnitř ukazují celkové rozdělení součástek.

K téze stěně kostry je přišroubována čelní stěna dřevěná s výrezem pro stupnice a otvory pro řídicí hřídeliky.

Ladicí stupnice je otočná s pohybem ručky o 300 stupňů, tedy téměř o celý kruh. Dosahujeme toho prostým šňůrkovým převodem, který je dostatečně zřetelně znázorněn na snímcích. Na hřídelku kondensátoru ladicího je žlábkový kotouček, na hřídelku ukazatele rovněž, a jejich průměry jsou v poměru 5:3. Jediná převodová šňůrka, rybářská paličkováná, jde přes hřídel ladicí (opásaný asi dvaapůlkrát) a oba kotoučky, na kotoučku kondensátoru je jedním koncem zachycena pevně a druhým napínána pružinou, na kotoučku ukazatele je opásání jeden a půlkrát. Převod je dostatečně jemný a spolehlivý, takže při jemném hrotu ukazatele můžeme dosti snadno hledat kv stanice, i když zde má vliv na polohu nastavení zpětné vazby. Pro mechanismus potřebujeme ještě dvojí ložiska a také z jiných zřejmých důvodů máme ladicí kondensátor, cívkovou soupravu, přepinač rozsahů a regulátor hlasitosti upveřen ještě na další destičce, mezi níž a kostrou je místo pro kotoučky převodu. Odklopny

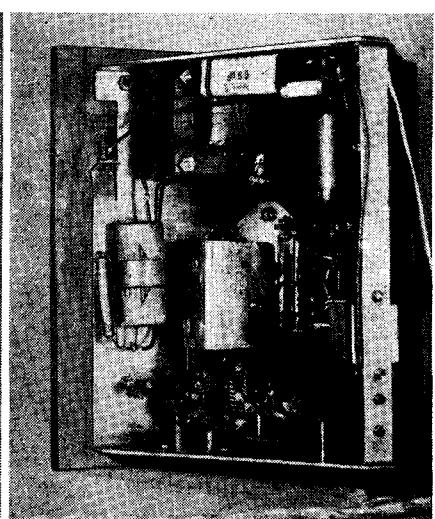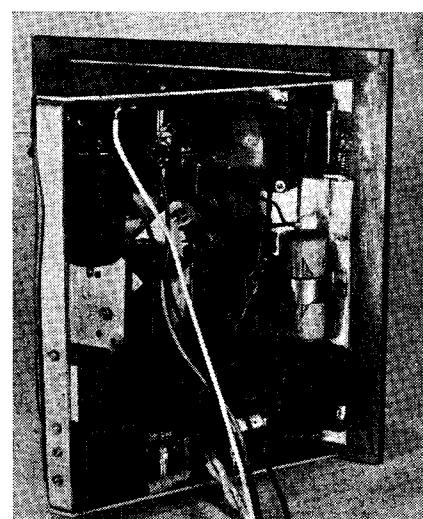

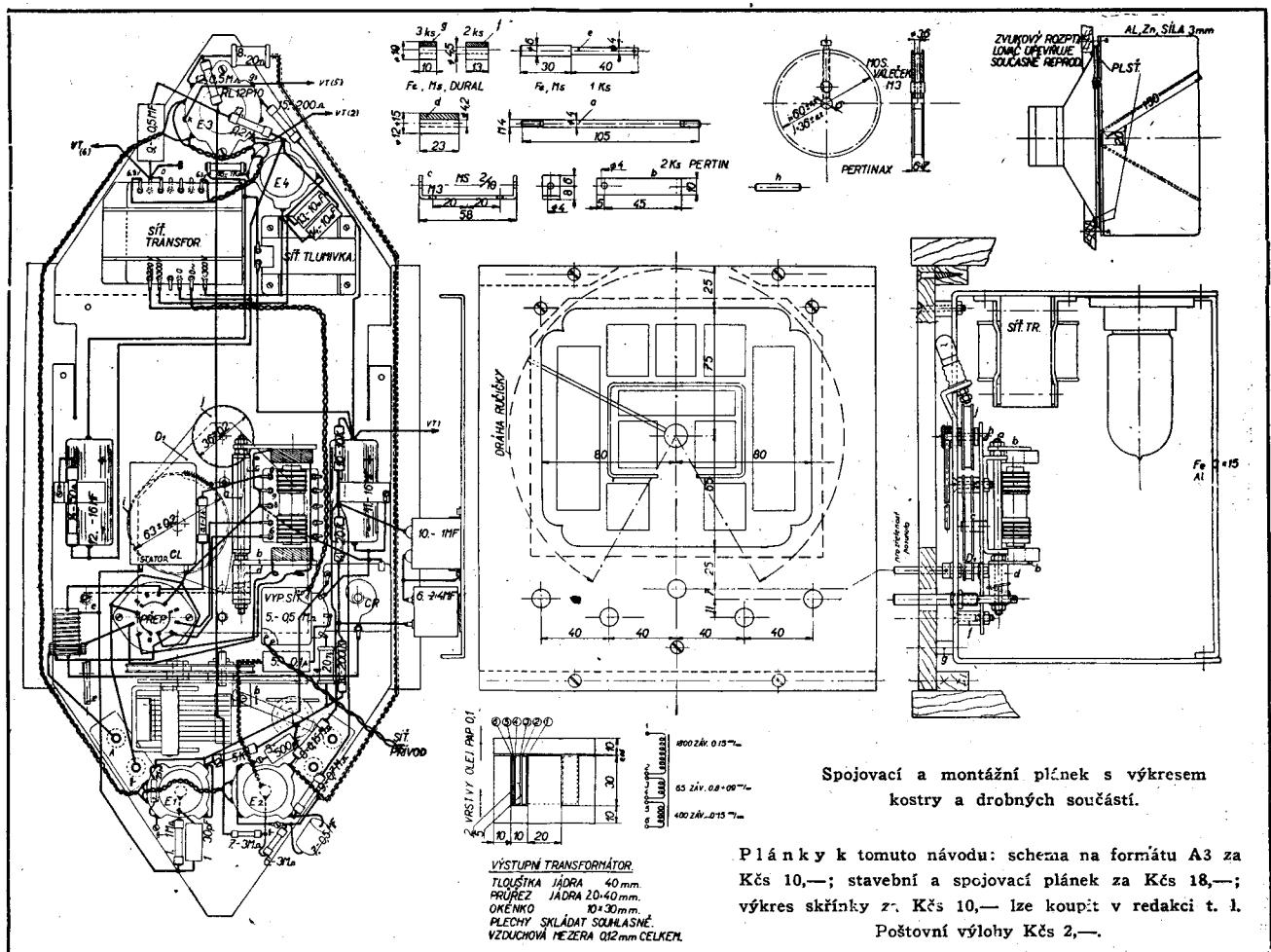

Spojovací a montážní plánek s výkresem  
kostry a drobných součástí.

Pílánky k tomuto návodu: schéma na formátu A3 za Kčs 10,—; stavební a spojovací plánek za Kčs 18,—; výkres skřínky z. Kčs 10,— lze koupit v redakci t. 1.  
Poštovní výlohy Kčs 2,—.

mechanismus cívek *Las* a *Lad* je šňůrkový a je rovněž patrný z výkresu.

Zdídky pro antenu, zemi a připojení přenosky jsou na dolním rameni onoho U a připojujeme tedy antenu a zemi zpod přístroje. To není závada, nýbrž přednost, protože to činíme jednou za čas, a přístroj můžeme přistavit těsně ke zdì, což obvyklá úprava právě pro vyčívající banánky nedovoluje. Pod skřínkou je také docela účelný prostor pro odladováče s pevnými kondensátory a železovými dožadovacími cívkami.

#### *První spuštění, vyrovnaní stupnice.*


Přístroj této jednoduchosti může při dobrých součástkách pracovat na první zapnutí, při němž hned posoudíme hlasitost, tichý chod při vytážené anteně a vyládění mimo vysílač, správné nasazování zpětné vazby na všech rozsazích. Přílišné nasazování na krátkých vlnách omezí zvětšení kondensátoru 2; tato nesnáz se nevyskytuje při použití diferenciálního kondensátoru pro zpětnou vazbu, který je

však u nás vzácný. Sami jsme si jej upravili z obyčejného (čtvercový tvar) způsobem, popsaným v 7. čísle RA, letošní ročníku, v návodu na komunikační jednolampovku na baterie. Správné rozložení stupnice dosáhneme na středních a dlouhých vlnách doladěním použitých cívek šroubkovými jádry, zašroubováním jader posouváním rozsah směrem k delším vlnám (menším kmitočtům) a naopak. Kdyby se ukázalo, že proměnná vazba s antenou na středních a dlouhých vlnách nepůsobí správně, značí to příliš velikou kapacitu mezi antenovým obvodem a mřížkovým spojem, kterou nejčastěji působí přílišná kapacita mezi antenovým a mřížkovým vinutím krátkovlnné cívky. Proto je v seznamu součástek připomínka, že musíme toto vinutí poněkud vzdálit vinutím antenové cívky přes pražečky, položené na hranách vinutí mřížkového. Jiné závady nebo potíže se při správném zapojení a dobrých součástkách sotva vyskytnou. Náš přístroj pracoval od prvního zapojení.

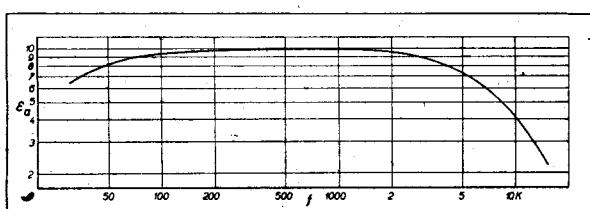
#### *Výsledky.*

Ve dne zachytíme v místnostech redakce tohoto listu kromě stanic místních ještě Lipsko a jednu další stanici na vlnách středních, jeden nebo dva vysílače na dlouhých a množství silných stanic na krátkých vlnách. Navečer a v noci chytá tento přístroj — ač je to nejprostší typ přijimače — několik desítek vysílačů na středních a dlouhých vlnách, z toho mnohé velmi hlasitě a spolehlivě. Pracuje také uspokojivě s antenou pokojovou, u některých silných stanic jen s malým zeslabením proti anteně venkovní. Vše je patrně způsobena značným celkovým nf ziskem, zhruba dvojnásobným proti běžné dvoulampovce. Protože má přístroj zlepšený přednes hlubokých tónů, není třeba používat běžných opatření pro jejich zdůraznění. Pokud by někdo chtěl použít tónové clony, nesmí ji dát na výstup koncového stupně, nýbrž nejlépe na jeho řídici mřížku přepínací kondensátor 100, 200, 500 a 1000 pF; sami jsme však tónovou clonu nepostrádali.

Věříme, že jsme tímto návodem splnili jednu z hlavních povinností radioamatérských pracovníků: naználi jsme nové cesty pro zdokonalení přednesu a úpravy přijimače. Proto nám snad tuto triflam-povku nebudu vycítat ani zapřísáhl stoupenici superhetu, kteří naopak z jejich přednosti mohou těžit i pro své přístroje.



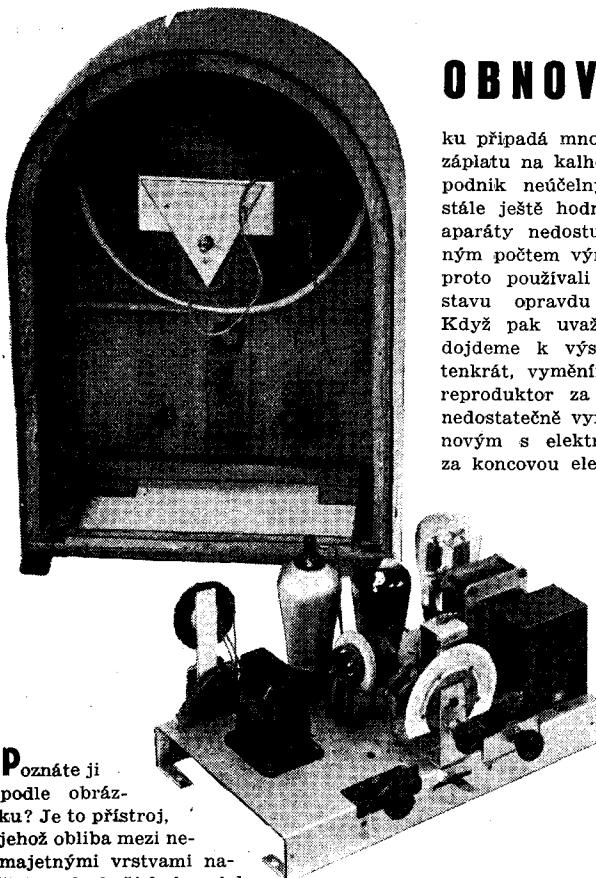Kmitočtová nf charakteristika dokládá účelnost nového způsobu záporné zpětné vazby.



**Poznáte ji podle obrázku?** Je to přístroj, jehož obliba mezi nemajetnými vřstvami našich posluchačů byla své doby aspoň stejně veliká, jako výhrady, které tu měli stoupenci odbornosti a jakostí přijimače v době před patnácti lety. A přeče dodnes hraje mnoho těchto lacinných přístrojů, a jako z udělání nemívají větších poruch než zestárlé elektronky a vrčení, způsobené nedostatečnou filtrace. Úkol obnovit takovou dvoulampovou


## OBNOVENÁ DVOULAMPOVKA TITAN


ku připadá mnohemu jako přisívat novou záplatu na kalhoty příliš staré, tedy jako podnik netučelný a nevýnosný. Je však stále ještě hodně lidí, kterým jsou nové aparáty nedostupné cenou anebo omezeným počtem výrobků na trhu, a kteří by proto používali dál tohoto v původním stavu opravdu překonaného přijímače. Když pak uvažujeme o jeho přestavbě, dojdeme k výsledku, že má smysl jen tenkrát, vyměníme-li původní magnetický reproduktor za dynamický, nahradíme-li nedostatečně vyměřený filtr v síťové části nový s elektrolytickými kondensátory, za koncovou elektronku s malou strmostí

něho; jinak by bylo třeba ještě nového přepinače.

Zbude tedy z původního přístroje jenom skřínka s kostrou, stupnice, síťový transformátor, knofliky, přepinač a několik drobných součástek. Pevné kondensátory musíme obyčejně všechny vyměnit, protože jejich svody dosahují po letech práce hodnot rádu zlomku megohmu. Zato odpor, pokud můžete zjistit jejich hodnoty, zpravidla můžeme zapojit znova. Některí výrobci oněch dob měli však opravdový nezpůsob označovat odpory „krycími“ čísly nebo písmeny namísto hodnot (asi proto, aby se v „zázračném“ zapojení nikdo nevyznal příliš snadno). A tu je zapotřebí hodnoty změřit na můstku a popsat jimi odpory, anebo přístroj, jehož přestavbu jsme si vzali za příklad, použít údajů ze schématu. Zbude tedy z původního přístroje jen malý počet použitelných součástek, ale i ty stojí za to. Počítejte s námi: Dnes stojí slušná skřínka na přijímač několik set korun, také síťový transformátor a kostra s knofliky a stupnicí znamenají značnou položku, nemluvě ani o práci, kterou ušetříme použitím sestaveného přístroje. Naopak, věci, které musíme koupit, mají asi tyto ceny: reproduktor asi 300 Kčs, ladící kondensátor 80 Kčs, cívky 50 Kčs, koncová elektronka, kterou výborně zastoupí některá vojenská televizní pentoda (LVI, AF100, AF14 a pod.) stojí 120 až 150 Kčs. To je celkem 600 Kčs, s drobnými doplňky ještě o 100 Kčs více. Za tuto částku získáme však dvoulampovku s velmi dobrým přednesem, která v Praze a s náhražkovou antenou zachytí večer řadu cizích stanic na středních vlnách a po celý den všechny silnější signály na vlnách krátkých. To

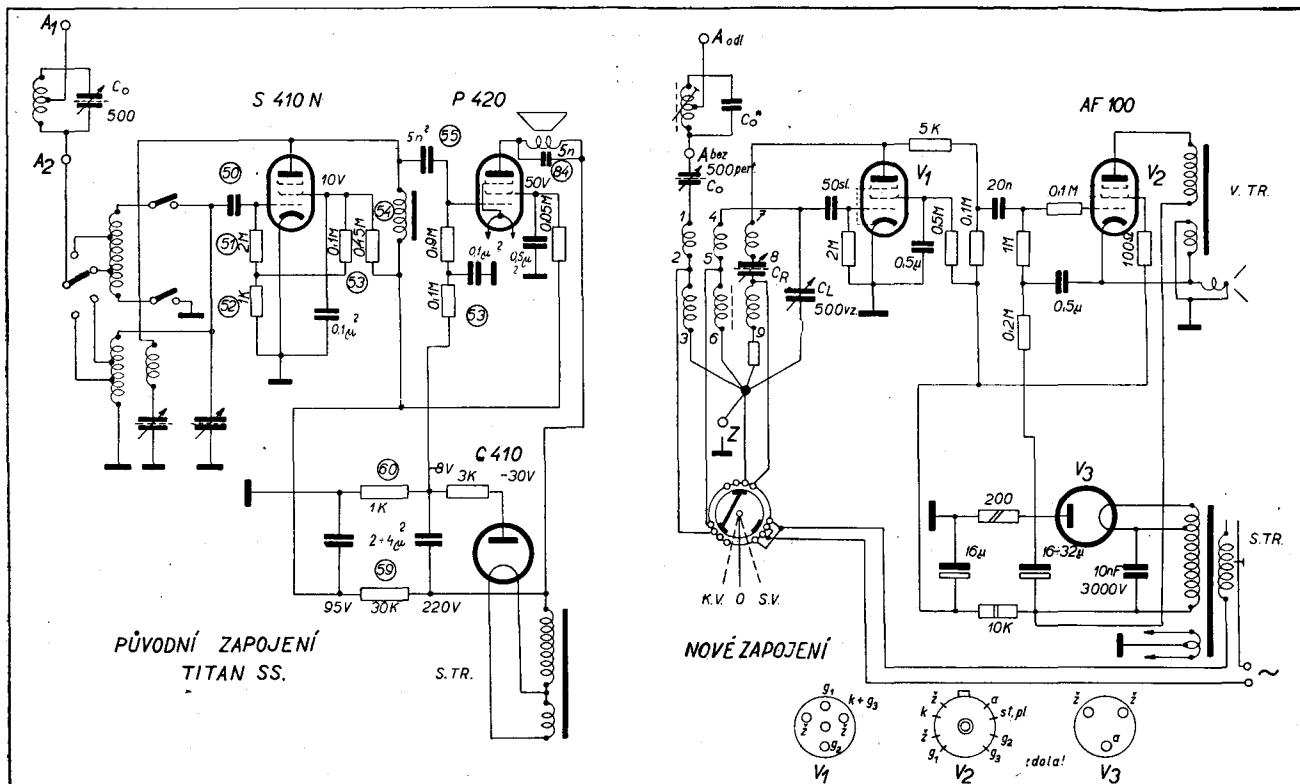dáme novou a hlavně dosadíme-li místo původních vzduchových cívek, laděných v přijímacím i odlaďovacím obvodu, kondensátory s pertinaxovým dielektrikem, cívky železovými a vzduchovým kondensátorem. S tím jde ruku v ruce požadavek krátkých vln, které lze vestavět jen po vynechání původního rozsahu dlouhovln-



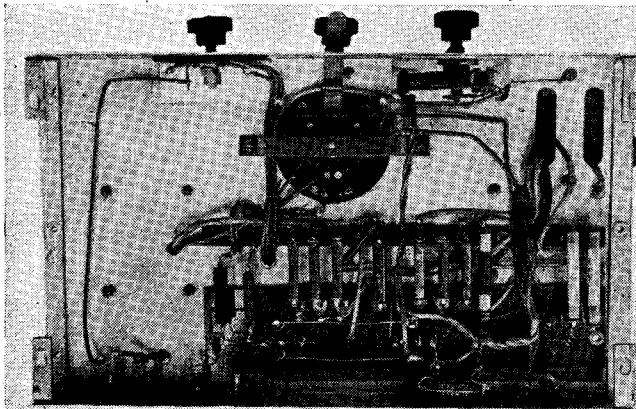

Původní montáž pod kostrou: odpory, neoznačené hodnotami, jsou vkládány do pérujících stojánků.

v třilampovce nové úpravy v tomto čísle. Tamtéž jsou hodnoty kondensátorů pro různé odladěné stanice. — K řízení antény vazby jsme využili původního kondensátoru odladovače. — Ladící obvod má vzduchovou cívku pro krátké vlny na keramické kostře průměru asi 15 mm, počty závitů jsou udány ve spojovacím plánu, a dále železovou cívku, stejnou jako pro odladovač, která pracuje na středních vlnách. Spojení vzájemné s kondensátorem ladícím, reakčním a prepinačem udává podrobné schéma i plánek. Další část přístroje má obvyklé zapojení s tím rozdílem proti původní úpravě, že nf vazba tlumivková je nahrazena odporovou, což právě dovoluje pentoda s velikou strmostí na koncovém stupni.


Zde je však ještě jedna zajímavost, v podstatě shodná s novinkou, použitou u třilampovky v tomto čísle. Je použito nf zpětné vazby, zařazením sekundárního transformátoru do kathodového obvodu. Je to zapojení nezvyklé, ale výhodné, jak nejjednodušší dokládá kmitočtová charakteristika nf části přístroje, jednou v běžném zapojení, a po druhé s touto vazbou. Plně vytážená křivka přísluší obyčejnému zapojení a vidíme na ní pokles o 3 dB proti vrcholu asi u 300 c/s, kdežto u 100 c/s je pokles o 10 dB (asi na třetinu) a u 50 c/s dokonce o 15 dB. Po zapojení zpětné vazby vyšla křivka znatelně výhodnější, vidíme slušný přenos (asi -6 dB) až do 50 c/s, a když by to bylo zapotřebí, stačil by prostý opravný obvod k úplnému vyrovnání. Uvažíme-li běžný převod výstupních transformátorů 35:1, je činitel zpětné vazby 1:36, při zesilova-

je zisk po našem úsudku podstatný, tim spíše, že k jeho získání je zapotřebí práce jednoho nebo dvou večerů.

Prohlédneme si pro zajímavost původní zapojení. V antenovém přívodu je odladovač se vzduchovou cívku na způsob ledion, z drátu, laděný otočným kondensátorem s pertinaxovým dielektrikem, běžného druhu. Tedy značný útlum a nevalné odladění. Antenu přepínáme na různé odboky ladících cívek a tím měníme selektivnost. Ladící cívka středních vln připíná spinac paralelně k dluhouvlnné, u níž je také společná cívka reakční. Mřížkový detektor má mírné kladné napětí z odporu 1000 ohmů, kterým protéká malý proud z obvodu stínicí mřížky. Autoři zapojení dosáhli tím patrně měkkého nasazování zpětné vazby. V anodovém obvodu detekční tetrody je nf tlumivka, vázaná přes kondensátor na koncovou přímo žhavenou pentodu, která napájí magnetický reproduktor se čtyřmi póly a membránou, na okraji obšitou plstí. Tímto trikem se kdysi snižoval rezonanční kmitočet reproduktoru a získával hlubší přednes. — Na síťové napájecí části je nápadně zejména to, s jak malými napětími přístroj pracoval. Odpor 3 kΩ omezoval původní napětí transformátoru na prvním kondensátoru filtru asi na 200 V (220 V jsme tam naměřili s koncovou pentodou o spotřebě 8 mA namísto 12), na stupni detekčním jen asi 95 V. Přesto přístroj hrál


dost silně a nepochybň proto tak dlouho vydržel.

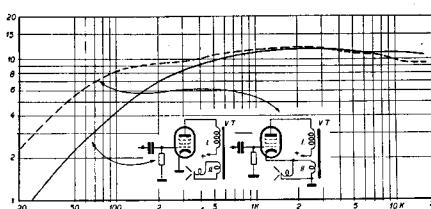A teď se podívejme, jak byl přestavěn. Odladovač dostal železovou cívku se šroubkem průměru  $10 \times 15$  mm, nastavenou pevným kondensátorem slídovým nebo keramickým na žádaný obor a přesně odladěnou jádrem. Působí ostře a s malým útlumem, jinak stejně, jako odladovač




Kmitočtová charakteristika nf části v obvyklém zapojení (plná křivka) a s napěťovou zpětnou vazbou (čárkováno); porovnejte zisk v oblasti hloubek, dosažený s obyčejným výstupním transformátorem zpět. vazbou.

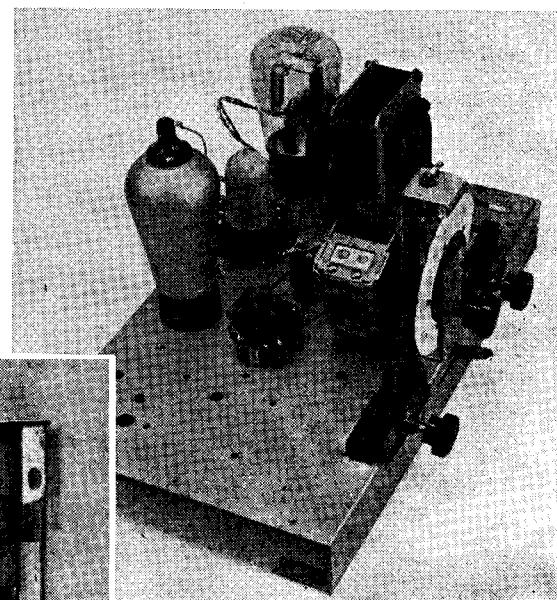Nasnímcích nové úpravy, pohled shora a pod kostru. Nahoře jsou také ladící cívky obou rozsahů, pod kostrou je cívka odladovači, ellyt, filtracní kondensátory a drobné součásti.



cím činiteli použité AF100,  $g = 3000$ , je pokles vnitřního odporu 1/86, t. j. z původních 300 000 ohmů na 3500 ohmů, pokles zisku z původních 68 na 23.5. Při měření jsme dále shledali, že v obvyklém zapojení vytáhneme z AF100 nejvýše 0,5 wattu, kdežto při zpětné vazbě až 1,8 wattu, a to při anodové ztrátě 250 voltů krát 13 mA = 3,25 wattu. AF100 má sice přístupnou ztrátu až 4 W, u ní i po případě u jiných s přípustnou ztrátou

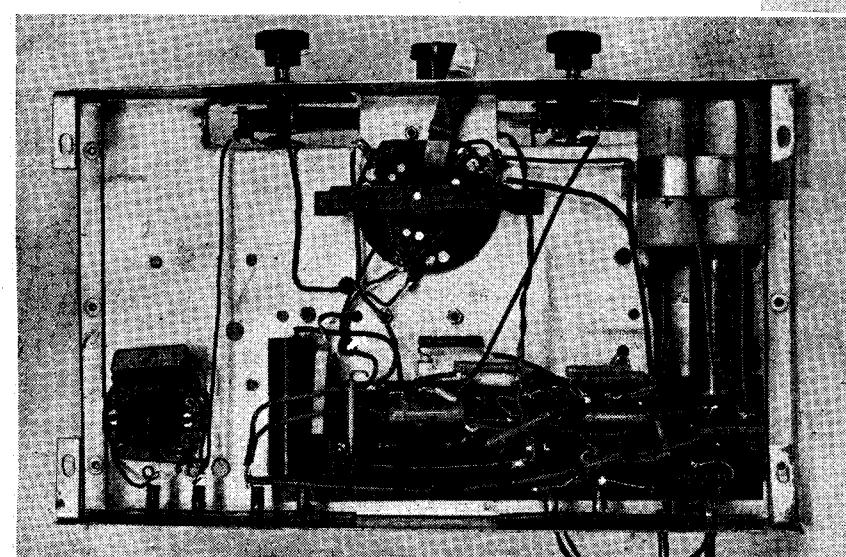


ještě větší hledíme však zůstat u hodnoty blízké původní elektronice, abychom nepřetížili síťový transformátor. — Tento prostý způsob zpětné vazby, kterou jsme podrobne popsali v 9. č. letošního ročníku a prakticky ji plně využili u třilampovky nové úpravy v tomto čísle, má tedy značnou cenu a v tomto případě tu přednost, že vystačí s běžnou úpravou výstupního transformátoru.

Síťový filtr jsme obhodtili výkonnějšími elektrolytickými kondensátory, takže chod přístroje přes dobrý přenos nejhlužších tónů je podstatně tišší než původně. Elektrolytické kondensátory jsou švýcarské značky Fribourg, které se nyní u nás vyskytly na trhu a jsou spolehlivé jak co do hodnoty kapacity, tak co do provozní bezpečnosti. K filtraci postačí úplně odpory. Jiné zvláštnosti v přístroji není.

Při stavbě ovšem znova napružíme péra přepínače, která po létech činnosti jsou unavena a někdy nedosedají, vycistíme a namastíme stupnici, povrch skříně ořeme hadíkem, namočeném v oleji a pak do sucha vyleštíme, zejména také rohové lišty a okraj obruby reproduktoru. Ouchlíplé dyhy připepíme, aby při větší hlasitosti nedrncely. Původně byly odpory vkládány mezi pérucí stojánky, v novém přístroji byly ovšem všechny důkladně připájeny. Po vycistění kostry a skřínky od mnohaletého prachu, vypadá přístroj „jako nový“ a jeho činnost je taková, že s ní může být spokojen i náročný obdivovatel superhetu.

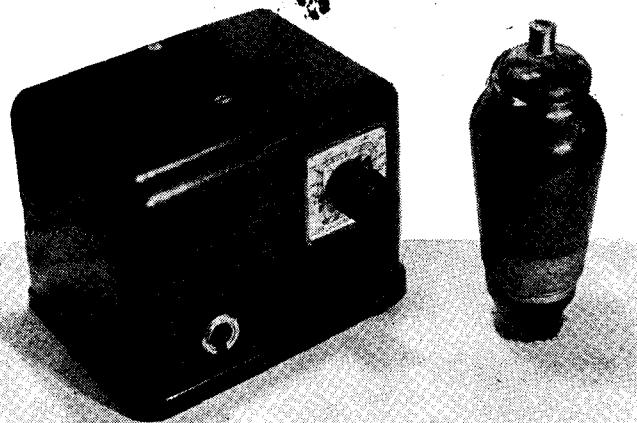V mřížové době jistě budeme moci mnohemu z těchto přestárlých přijimačů doprát zasloužený odpočinek. Zatím však prokáží ještě cenné služby méně majetným milovníkům rozhlasového poslechu a odstraní z domovů našich lidí mnohou skuhrající příšernost při snesitelném nákladu. To také bylo při sestavování tohoto návodu našim záměrem.




## Nejmenší DVOJKA na síť


Milan KRŇÁK

**M**noži z nás by si chtěli poslechnout večer poslední zprávy a nebo tanecní hudbu, buď doma nebo někde na cestách. Protože ani na nočním stolku, ani v cestovním zavazadle nemá nadbytek místa, musí být přístroj malý, ale přece dosti vzhledný, aby nerušil okoli. Jeho přenesenou stačí docela slabý ve srovnání s obvyklými koncovými pentodami. Posuďte sami, jak jsou tyto požadavky splněny v tomto aparátu.

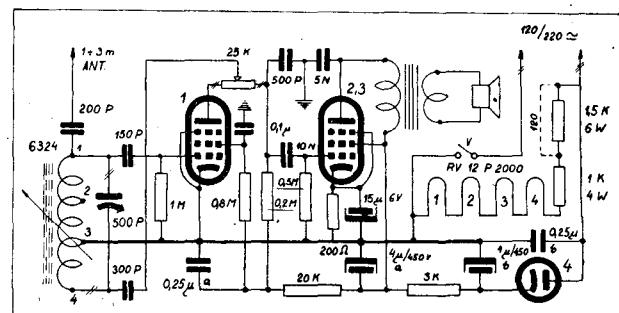Přístroj je zapojen jako dvoulampový přijimač s jediným ladícím obvodem. Ten tvoří pertinaxový otočný kondensátor a obyčejná odlaďovací železová cívka Palabba, v třibodovém zapojení oscilátoru s detekční elektronikou RV12P2000. Antena je



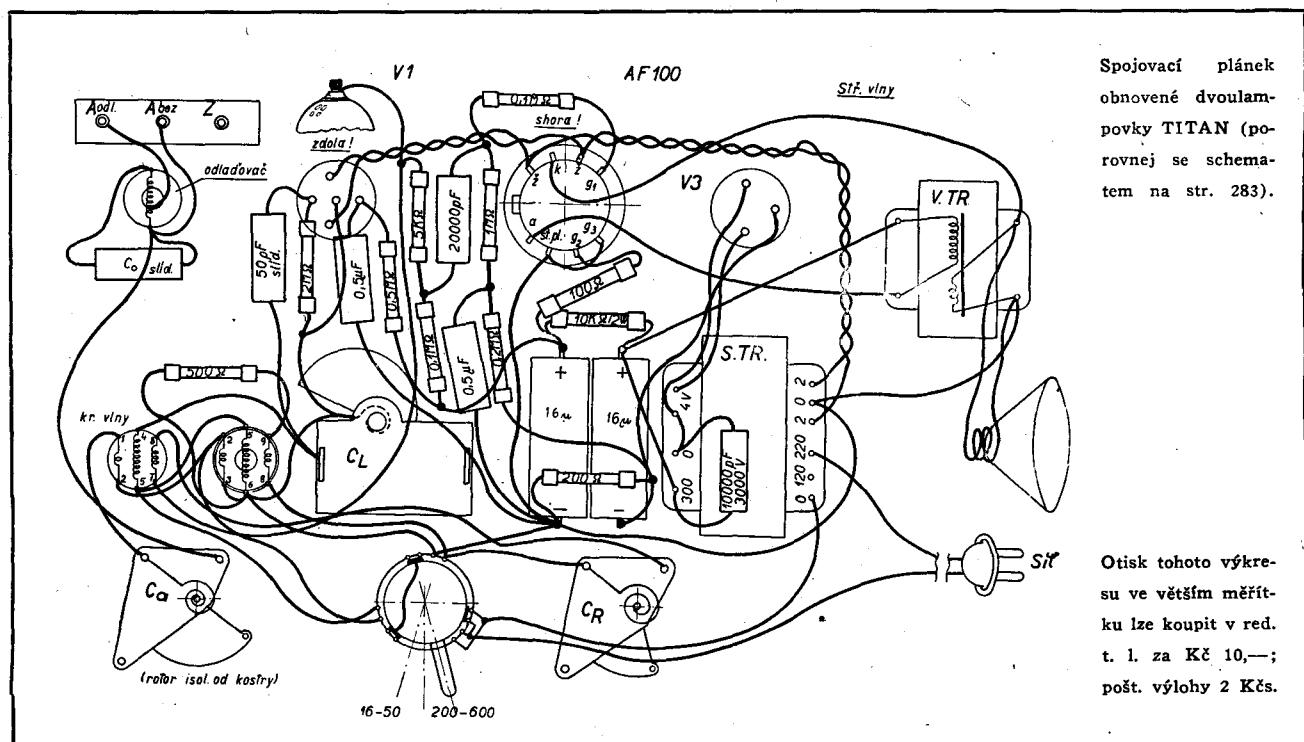vázána kondensátorem přímo na mřížkový konec cívky. Zpětná vazba je řízena potenciometrem. Její činnost je tato: potenciometr je zapojen vlastně mezi zemí (pro vf přes kondensátor 500 pF) a anodou, na které je plné vf napětí pro zpětnou vazbu. Běžcem potenciometru můžeme nastavit tedy takové vf napětí pro zpětnou vazbu, aby ladící obvod pracoval těsně před na-



Spojovací plánek obnovené dvoulampovky TITAN (porovnej se schématem na str. 283).

Otisk tohoto výkresu ve větším měřítku lze koupit v red. t. 1. za Kč 10,—; pošt. výlohy 2 Kčs.


sazením kmitů. Na koncovém stupni jsou dvě elektronky RV12P2000, spojené paralelně. Je to výhodné pro poměrně malou účinnost malých reproduktorů; pro dobré výrobky to není nutné. Ostatní zapojení ještě obvyklé, žhavici napětí srážíme odpory, protože kondenzátor při zapojení přístroje na 120 V sítí by vyšel příliš rozumný. Pozor na geometrické scítání: kondenzátor má napětí 109,5 V při žhav. napětí  $4 \times 12,6$  V, neboť

$$50,4^2 + 109,5^2 = 120 \text{ V.}$$

Vhodná kapacita je 2,18  $\mu F$  a rozměry při použití kondenzátorů se stříkanými polepy zcela přijatelné. Výstupní transformátor je navinut na jádro telefonní tlumivky tak, aby převáděl impedanci reproduktoru na hodnotu asi 20 kO. Primár navineme z drátu 0,1 mm, sekundár z drátu 0,4 mm. Usměrňovačem je elektronka RV 12 P 2000, zapojená jako dioda. Je totiž nejvhodnější a nejménší ze všech použitelných usměrňovačů. Má malý vnitřní odpor, takže přístroj hraje téměř stejně na 120 i 220 V. Kromě toho má sráží žhavici napětí. Filtrace i při poměrně malých kondenzátorech je dostatečná. Vlákno této elektronky není ovšem upraveno pro značné napětí proti katodě, která má + anod. napětí. Dosavadní zkušenosti však nasvědčují odolnosti isolace, zvlášť při anodo-vém napětí 180 V, jako zde.

Celý přístroj je vestavěn do známé bakelitové skřínky, ze které je použito jen polovina, takže rozměry přístroje jsou: délka 120 mm, šířka bez knoflíků 80 mm, výška 90 mm. Velikost dokládá též elektronka na fotografii. Průřezy pro reproduktor jsou zhotoveny obyčejnou pilkou na železo. Kostru přístroje tvoří pertinaxová destička, která je zasunuta do dvou drážek, vypilovaných ve vyztužovacích žebrech skřínky. Na této destičce jsou přišroubovány všechny součásti včetně elektronek, které jsou použity bez objímek. Reproduktor je vojenského typu. Je to čtyřpolový, magnetický s hliníkovou membránou. Náhradou vyhoví i dobré sluchátko, nebo že sluchátka vyrobení reproduktor, starší membránový systém trichytýrových reproduktorů, a konečně lepší, byť i trochu větší dynamický reproduktor o průměru 80 mm, které jsou nyní na trhu.

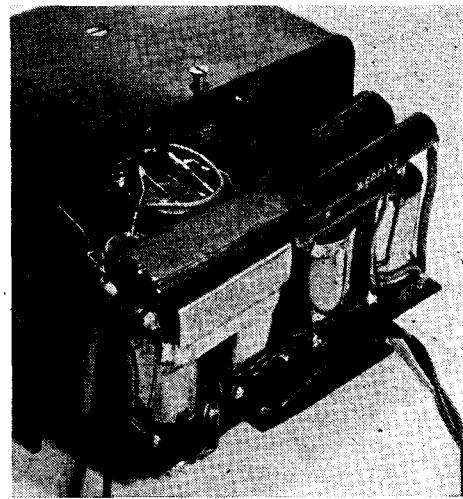Spojování je nutno prováděti současně s montáží, protože bychom se pak nedostali k některým kontaktům, zvláště u elektronek. Spojování provádějte tenkým, dobré izolovaným spojovacím drátem. Ohebné přívody označené ve schématu //, vedoucí k regulátorům a k reproduktoru, musí být z tenkého, pevného lanka (talex). Elektronky jsou stíněny plechovým válcem, který je nasunut



Snímek na protější straně dokládá ve srovnání s koncovou elektronkou mimořádně malé rozměry. Hořejší snímek prozrazuje stísněnou montáž, jež je však jedinou potíží při stavbě.

přímo na baňku. Pro zachycení řetězce odporů a pro důležité body spojování jsou v nosné pertinaxové destičce zanýtována letovací očka. Zvláště velká péče je věnována isolaci srážecích odporů a přívodu sítě, neboť na ní závisí bezpečnost elektronek. Rozvržení odporů a kondenzátorů je zřejmé z výkresu. Jinak se při spojování nemůže vzhledem k jednoduchému schématu vyskytnouti obtíž.


Po skončení spojování překontrolujeme ještě jednou zapojení, připojíme siť a změříme napětí na všech bodech, nesoucích napájecí napětí. Pak připojíme antenu a zkusíme zachytit některý místní vysílač. Když je všechno v pořádku, zasuneme přístroj opatrně do skřínky a znovu jej zkusíme. Pak připojíme antenu, s níž bude přístroj pracovat, a vyzkoušíme činnost zpětné vazby. Když nasazovala obráceně, prohodíme krajní přívody potenciometru, kdyby vůbec nezasazovala, zvětšíme kondensátor 300 pF až na 500 pF, kdyby naopak nechtěla vysadit, zmenšíme tento kondensátor až na 100 pF.

Zvukový výkon se nedá sice měřiti na wattu, snese však slabý hovor v místnosti. Citlivost je taková, že s 2 m drátu místo antény zachytíte ve dne kromě místních asi dva cizí vysílače, v noci, podle místních podmínek, osm až deset. Selektivita je dostatečná, takže můžeme lovit takřka po celé stupnici. Náklad na tento přístroj je asi 800 Kčs.
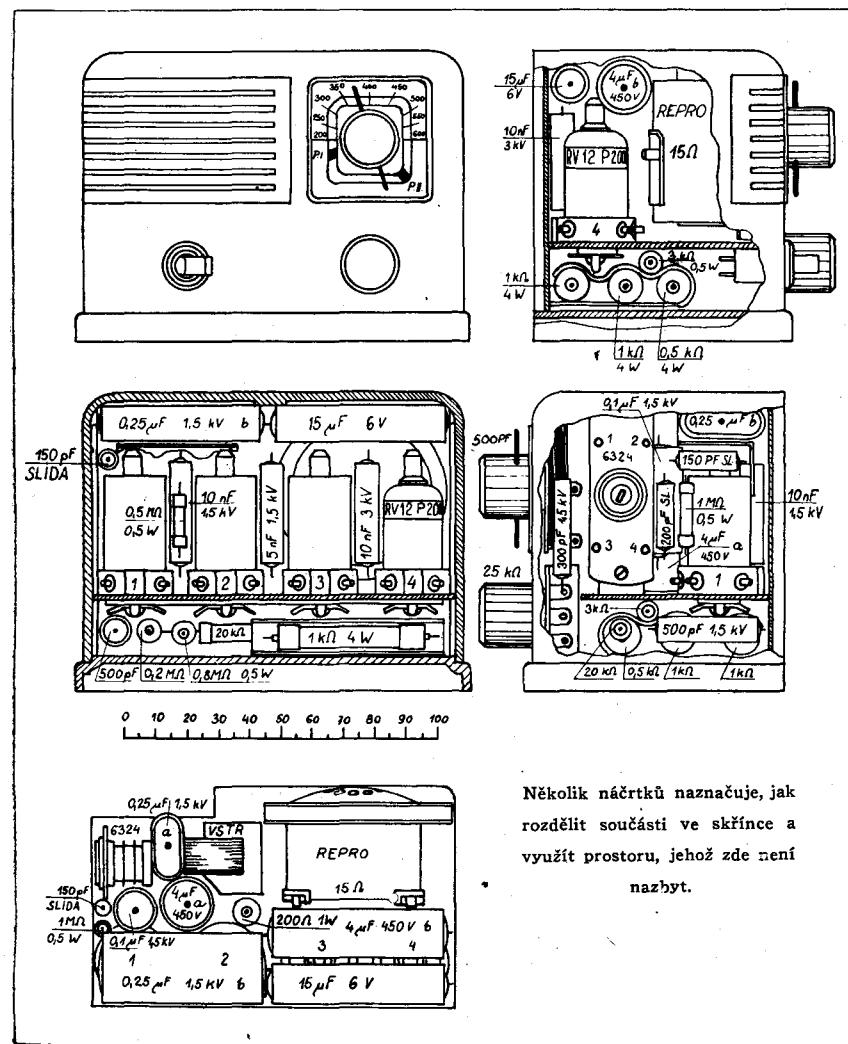
#### **Rozšíření rozhlasu v USA**

Podle statistiky rozhlasového statistického úřadu (Broadcasting Measurements Bureau) má ve velkých městech průměrné 95,2 % rodin rozhlasové přístroje, ve venkovských městech průmyslových 87,4 % a v krajích zemědělských 76,2 %. Na prvním místě jsou New York a Massachusetts s 98,2 %, v druhé skupině vede Connecticut s 97,1 % a New Jersey za skupinu zemědělskou s 93,5 %. Odhaduje se, že je v USA asi 23 milionů rodin s přijímači.

— Moskevský televizní vysílač, který pracoval donedávna dvakrát týdně, rozšířil činnost na čtyři pořady denně. Značnou část pořadů tvoří hodnotné filmy.




# DIODOVÝ VOLTMETR S VLНОMĚREM

**R**adiotechnik stále potřebuje levné a prosté měřicí přístroje, přiměřené úkolům v dílně, na montáži a podobně. Z nejpotřebnějších je voltmetr, prakticky nezávislý na kmitočtu, malý a levný v provozu i při používání. I my jsme potrebovali při zkoušení velkého továrního komunikačního superhetu měřit napětí na mřížce oscilátoru (k porovnání správného chodu na všech rozsazích) a běžným způsobem v mřížkovém svodu jsme to nemohli provést, protože svod byl i s cívkami vestavěn do kovového stínícího krytu. Pro tento zvláštní účel jsme si sestrojili příruční diodový voltmetr, snadno ovladatelný, bez dlouhých přívodů, které působí rozložování. Hodí se k indikování i měření napětí všech kmitočtů až asi do 100 Mc/s, na př. na resonančním obvodu, ale i při sladování k měření výstupního napětí atd. Později jsme voltmetr doplnili absorpčním vlnoměrem, čímž se použitelnost tohoto přístroje rozšířila na další obory. Užitek takového prostého měřidla ocení mnohý domácí pracovník, a proto přinášíme jeho popis.

Ze schématu je zřejmé, že jde o diodový voltmetr, již často v odborných listech popsany. Liší se od svých předchůdců hlavně tím, že většina jich používá nejméně žhavených diod a tím i napájení ze sítě, kdežto zde jsme použili za diodu vojenské bateriové koncové pentody RL1P2, která je žhavena jedním vestavěným článkem z kulačky baterie do kapesních svítilek. Jako měřicí přístroj můžeme použít jakýkoliv malý (vojenský) mikroampérmetr s rozsahem od 0,2 mA až do 10  $\mu$ A (ovšem podaří-li se jej získat), neboť tím se mění jen vnitřní odpór voltmetru. Přístroj je vestavěn do lisované bakelitové krabičky (krabičky na mýdlo), která dobře vyhovuje svým úhledným tvarem, malými rozměry a oblými hranami i rohy. Její vnější rozměry jsou: 10×7×4 centimetry. Žhavení zapínáme tlačítkem, upevněným po straně krabice, kde je při držení voltmetru v ruce pohodlně palcem stiskneme a tím přístroj uvedeme v chod. Pro změnu rozsahů máme knoflík přepínače hněd pod měřicím přístrojem, abychom i při měření viděli, jaký rozsah je zapojit. Na čelní stěně krabičky jsou zdírky, ke kterým připájíme měřené napětí, nebo zasunujeme pomocnou zařízení při měření. Protože dioda, i když má na anodě nulové nebo mírně záporné napětí, proponuje proud, musíme jej vykompensovati, abychom dostali na přístroji nulu. Proto tu máme potenciometr 50 k $\Omega$ , připojený paralelně ke žhavicímu napětí, a z jeho běžce si můžeme přes odporník nastavit takový proud opačného smyslu, aby nám vytvořil nulový proud diody. Rozsahy jsme volili tak, aby se asi jednou pětinou překrývaly. Sami jsme je necejchovali, záleželo hlavně na poměrné velikosti napětí a nikoliv na jeho přesné hodnotě. Přibližné údaje jsou tyto: 4, 30, 150 a 400 voltů. Tyto údaje byly měřeny při kmitočtu 50 period za vteřinu a protože máme na vstupu kondensátor jen 0,1  $\mu$ F s paralelním 200 pF, budou rozsahy při měření v napětí poněkud menší. Ocejchování si každý snadno provede porovnáním na př.

Dt. P. 621.317.725.

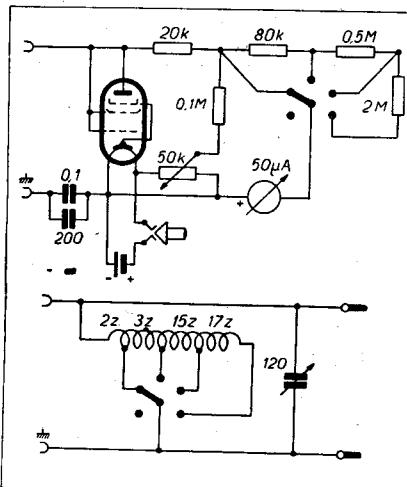Diodový voltmetr pro rozsahy 4, 50, 150 a 400 voltů, s malou spotřebou a pro kmitočty až do 100 Mc/s, spojený s absorpčním vlnoměrem s vestavěnými cívками pro rozsahy 6 až 60 Mc/s, s možností rozšíření do 130 Mc/s a přidáním pomocné cívky pro libovolné pásmo dlouhovlnné. Může pracovat i jako monitor.



s ventilovým voltmetrem, v nouzí i při kmitočtu 50 c/s.

Ke zjišťování vf. napětí na obvodech, jež nechceme značně rozložovati, zhotovíme si měřicí dotyk s malým kondensátorem asi 0,5 až 1 pF (ze dvou stočených isolovaných drátek) a zasouváme jej do zdírky, připojené k anodě diody. Při větších napětcích na obvodech stačí pouhé přiblížení přístroje, aby ukázal zřetelnou výchylku. Mimo to máme na přepinači ještě jednu polohu, ve které není měřicí přístroj připojen k diodě, a když můžeme porovnat, jak voltmetr měřený obvod zatěžuje.

Zapojení: nahoře voltmetr, dole absorpční vlnoměr. Hodnoty součástek jsou uvedeny do schématu.

ných isolovaných drátek) a zasouváme jej do zdírky, připojené k anodě diody. Při větších napětcích na obvodech stačí pouhé přiblížení přístroje, aby ukázal zřetelnou výchylku. Mimo to máme na přepinači ještě jednu polohu, ve které není měřicí přístroj připojen k diodě, a když můžeme porovnat, jak voltmetr měřený obvod zatěžuje.

Někdy potřebujeme zjistiti, na jaký kmitočet je nějaký obvod naladěn; nemůžeme-li jej přivést do oscilaci, pak


## Nejprostší RADAR

Jak dokazují válečné a poválečné zkoušky, bude radar důležitým pomocníkem ke zvýšení bezpečnosti civilní letecké a lodní (dokonce prý i silniční) dopravy. Zatím co pro velká letadla a lodi se bude používat zařízení v podstatě stejných, jaká užívali Spojenci ve svých armádách, snáší se americký průmysl sestrojit lehčí, jednodušší a hlavně levnější přístroje, které by umožnily podletit se na dobrdině těchto výzkumů největšímu okruhu zájemců. O jednom takovém přístroji, který by byl sestrojen jako vodici zařízení pro slepce a v kterém pro jednoduchost místo elektrické ozvěny používá se „ozvěny“ světelné, jsme již referovali. Druhý jsme našli v srpnovém čísle amerického Radio-Craft. Jeho tvůrcem a majitelem patentu je konstruktér L. Gould.

Přístroj používá akustické ozvěny a je určen hlavně pro malé motorové čluny a jachty, kterým má usnadnit a zabezpečit plavbu za špatné viditelnosti. Jak tento více než jednoduchý „radar“ je zapojen


a jak pracuje, to vidíte na připojeném schématě. Skládá se z malého směrového reproduktoru, který tvorí vysílací zařízení, z mikrofonu s citlivým zesilovačem jako přijímačem a z neonové výbojky na otáčejícím se kotouči, která slouží jako indikátor. Kotouč s neonkou je poháněn motorkem, který jím otáčí přesně jednou za vteřinu. Když je neonka v nulové poloze, tu kolíkem, upevněným na hřidel kotouče, spojí kontakt C a kondensátor 0,25 mikrofaradu se vybije přes primář výstupního transformátoru reproduktoru, takže reproduktor vyšle krátký (asi 0,0001 vteřiny) zvukový impuls — houkne. Velikost kondensátoru a samoindukce je volena tak, aby trvání tohoto impulsu bylo právě uvedenou dobou. Nabíjecí odporník (200 kilohmů) postačí právě v mezdobě mezi jednotlivými impulsy (1 vteřina) obnovit z anodového zdroje náboj kondenzátoru.

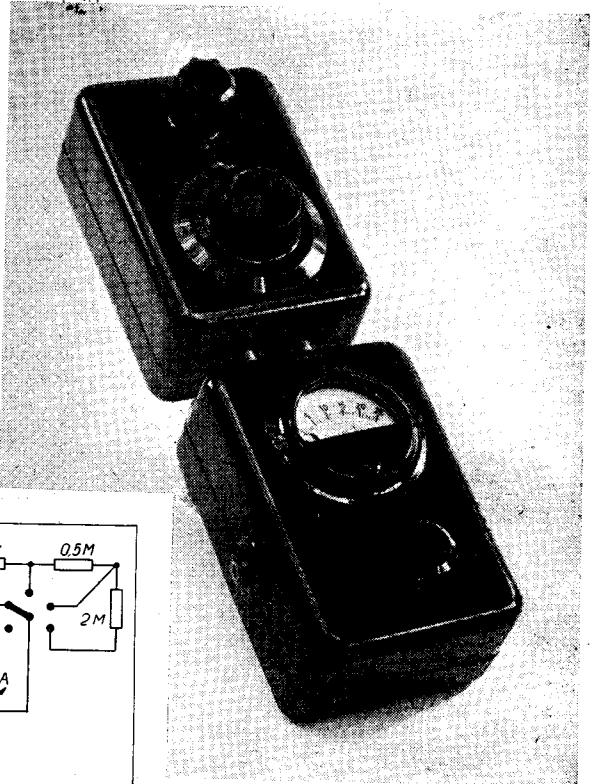Část zvukové energie je zachycena ještě ve směrovém (exponenciálním) trachýři krystalovým mikrofonem a po zesílení ve čtyřstupňovém zesilovači obvyklého zapojení zapálí na okamžik neonku, která je



si s pomocí tohoto voltmetru poměrně snadno pomůžeme. Připneme tento měřený obvod ke zdířkám voltmetru a z nějakého pomocného vysílače přes zmíněný měřicí dotyk s kondensátorem přivedeme na napětí, pokud možno alespoň 1 volt. Měřením frekvence dostaneme zřetelnou výchylku, souhlasí-li kmitočet pomocného vysílače s vlastním kmitočtem obvodu, který se přiváděným napětím rozkmital. Tímto způsobem můžeme též porovnávat u stejných obvodů i jejich jakost podle velikosti výchylky voltmetru (tedy primitivní Qmetr). Stejně můžeme zjišťovat kmitočet křemenových krystalů, u nichž nevíme, na jakou frekvenci jsou vybroušeny.

Užitečný doplněk, absorpční vlnoměr, podobá se přístroji, popsaném v 8. č. letoš. roč. t. 1. Liší se od něho jen podrobnostmi zapojení, a ovšem zejména rozměry. Přidavný vlnoměr je vestavěn do podobné krabičky, jako diodový voltmetr, a jeho zapojení ukazuje schema. provedení je krajně prosté a přesnost závisí hlavně na jakosti součástek. Otočný kondensátor vložme s keramickou izolací, stabilního provedení a nevklakovým hřídelkem, který by znemožnil přesné odečítání. Cívky jsou navinuty na keramických těliskách se čtyřmi žebry, jakých se používají pro krátkovlnné cívky. Protože na každou cívku se vejde jen 10 závitů, je zbyvající počet navinut jako vicevrstvová cívka o vnitřním průměru 12 mm a šířce 5 mm. Cívečka je pak převázána nití, aby se nerozvinula. Rozsahy vlnoměru pak jsou: 6–11, 10 až 18, 17–33 a 32–60 Mc/s. Kdo by chtěl ještě výše, udělá si odbočku na sedménku závitu a má rozsah kolem 2,5 m, t. j. 120 Mc. Na přepinači máme opět volný dotyk, který umožňuje použití cívky pro jakýkoliv jiný rozsah, který v přístroji nemáme. Tuto cívečku připojujeme do zdířek na čelní stěně vlnoměru, podobně jako u voltmetru. Pro připojení vlnoměru k voltmetru máme na protější stěně zdířek kolsky, odpovídající zdířkám voltmetru. Přiblížením vlnoměru ke zdroji v napětí zjistíme jeho kmitočet protáčením

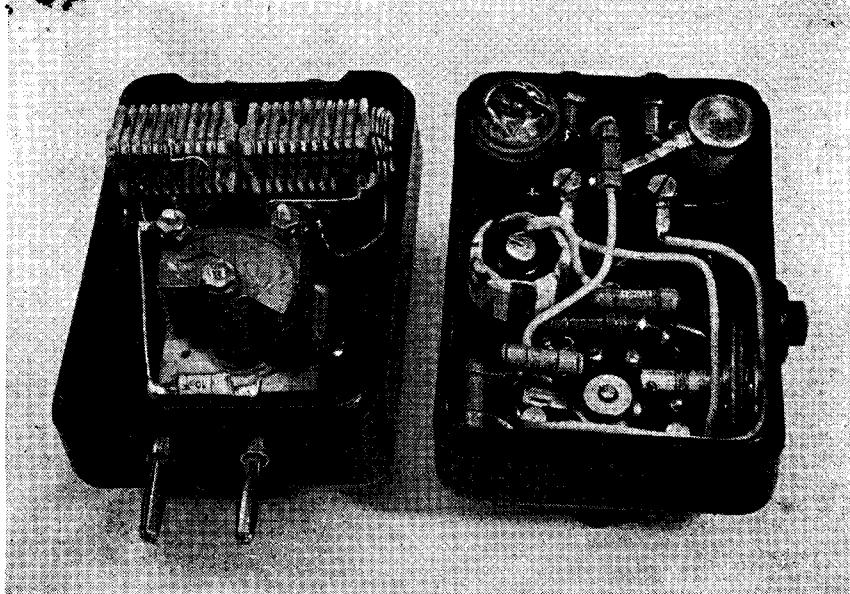

Vnitřky přístrojů. Vlevo vlnoměr s malým ladicím kondensátorem, cívky (pod nimi přepinač). Vpravo diodový voltmetr, v levém rohu RL1P2 jako dioda, uprostřed mikroampérmetr, vedle žhavení článek, dole přepinač s odpory pro nastavení rozsahu, upravu dole korekční potenciometr pro kompenzaci nulového proudu. Na pravé straně spínač tlačítko v obvodu žhavení.

kondensátoru a zapojením patřičného rozsahu. Shodnost frekvence se projeví výchylkou voltmetru. Přístroj je tak citlivý, že ukázel zřetelnou výchylku u mřížky oscilační elektronky, která byla příkryta sluchátkem čepičkou.

Amatér-vysílači mohou tohoto přístroje použít jako měřice pole vyzařovaného antenou (strength meter), zasunou-li do zdířky, neoznačené „země“, tyčku asi 50 centimetrů dlouhou. Při souhlasnosti kmitočtu mohou zjistit doložováním antény nebo vlastního vysílače zvětšování nebo

zmenšování vyzařované energie antenou. Přístroj musíme při tom (stejně jako při používání vlnoměru) držet nebo umístit pevně, aby ho spolehlivě zjistili maximum výchylky. I na přívodech k anteně můžeme zjišťovat průběhy napětí, stejně při měření Lecherovými dráty, jimiž si přesně zjistíme vlnovou délku.


Samotného absorpčního vlnoměru lze použít i bez voltmetru, zasuneme-li do zdířky objímkou s doutnavkou, která při resonanci zazáří. Můžeme ho též použít jako telefonního monitoru připojením sluchátek v serii s pevným detektorem (Sirutor a pod.). Nalaďením na vysílaný kmitočet můžeme porovnávat jakost a čísťotu modulace svého vysílače.

Věříme, že tyto popsané přístroje nejen poslouží amatérům, zabývajícím se stavbou přijimačů, že však přijdou vhod i amatérům-vysílačům a obohatí jejich pomůcky v laboratoři.

Vilém Klán.

vysláním zvuku a návratem ozvěny jest úměrná vzdálenost, může skleněná deska před kotoučem a doutnavkou nést lineární stupnice vzdáleností. Největší vzdálenost, kterou můžeme tímto způsobem měřit, je při dané rychlosti zvuku (340 m za vteřinu) a úhlové rychlosti kotouče (360 st./sec.) asi 160 m, nejmenší 10 m.

Aby činnost přístroje nebyla rušena okolním hukem (hlavně hukotem motoru), jsou vazební členy zesilovače voleny tak, aby účinně zesilovaly nízké kmitočty. Vlastní resonance anodové tlumivky koncového stupně spadá rovněž do okolí 10 kc/s. Zesilovač i motor jsou napájeny z obyčejného 6 V autoakumulátoru a jeho spotřeba je menší než u běžných přijimačů do auta. Celék je vestavěn do ocelové skříně rozměrů asi 30×15×15 cm. Reflektor s reproduktorem a mikrofonem je otáčivě upevněn na horním víku skříně. Natačením můžeme tedy snadno přesné zjistit, v kterém směru překážka leží. Snad se i u nás najde zručný amatér, který si podobné zařízení pro svou loď postaví a také nám tento prozatím nejjednodušší „radar“ v redakci předvede. O. Horna.

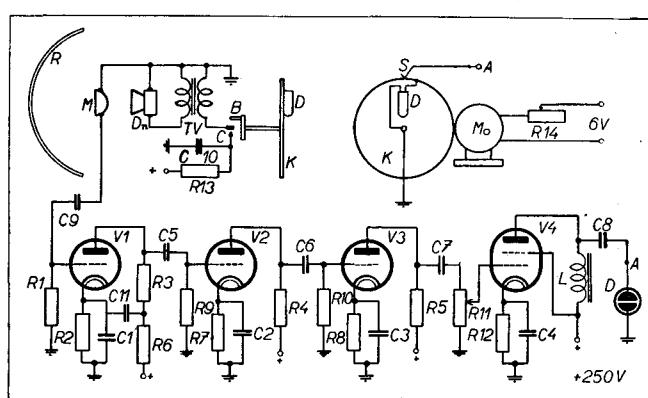

malý motorek pro 6 V ss; R - parabolický reflektor; S - kartáč pro přívod k doutnavce; TV - výstupní transformátor, prim. imp. 40 až 50 ohmů, sek. 6 ohmů.


zapojena (přes kondensátor) mezi anodou koncové elektronky a zemi. Tento záblesk označí nulovou polohu. Je-li ve směru zvukového reflektoru nějaká překážka, odrazí se část zvukové vlny zpět, je opět

zachycena mikrofonem, zesilena a doutnavka, která se mezičtem s kotoučem otocila o příslušný úhel, znova zazáří. Jelikož úhel pootočení je přímo úměrný času (kotouč se otáčí rovnoměrně) a doba mezi

## OSVĚDČENÁ ZAPOJENÍ
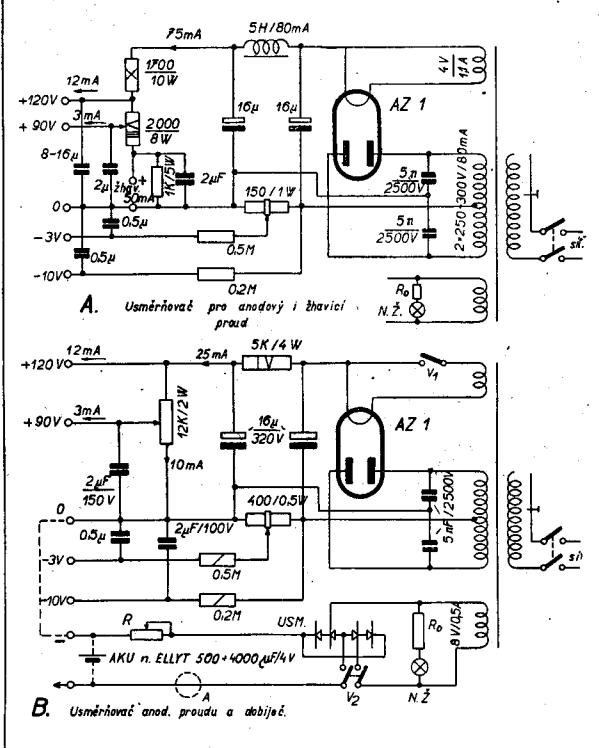
# PŘÍSTROJ K NAPÁJENÍ přijimačů na baterie ZE SÍTĚ

Otisk ve větším měřítku tohoto schématu dvou druhů napájecích přístrojů můžete koupit za Kčs 6,— v redakci tohoto listu: Poštovní výlohy Kčs 2,—.



Leckterý vlastník bateriového přenosného superhetu oblíbí si svůj přístroj tak, že by ho chtěl používat i tam, kde je elektrický proud ze sítě. Používat při tom baterii je nákladné a proto se ohlíží po přístroji, který by potřebnou napájecí energii vyrobil ze sítě. Není to úkol mimořádně obtížný, a protože takových zájemců je dosti, podáme aspoň stručný návod.

Jde v podstatě o dva rozdílné případy. Na obrázku A máme usměrňovač pro přístroj, jehož elektronky mají žhavicí vlákna spojená za sebou, takže jim stačí společný žhavicí proud. To dovoluje moderní řady elektronek D21 nebo D11. Protože žhavicí proud činí v této úpravě 50 miliampérů, můžeme jej odebrat z obvyklého usměrňovače proudu anodového, který při značném napětí snadno vyfiltruje me obvody, podobnými těm, kterých používáme pro síťové přijimače. Ve schématu vidíme obyčejný síťový transformátor s vinnutím pro 250 až 300 V. Toto napětí usměrníme dvoucestnou usměrňovací elektronkou a filtrujeme tlumivkou a dvěma ellyt. kondensátory běžné velikosti. Za tímto obvodem je dělicí obvod, který má za účel získat z původních 250 až 300 V napětí 120 a 90 V pro napájení anodových a mřížkových obvodů bateriových elektronek, a zároveň má takový příčný proud, aby právě stačil pro žhavení elektronek. Udané hodnoty jsou vypočítány pro obvyklou spotřebu bateriových přístrojů, při čemž nezáleží příliš na počtu elektronek, žhavených v serii, jichž ovšem s ohledem na žhavení z normální tříčlánkové baterie bývá tolik, že žhavicí napětí je 4.5 V. Záporné mřížkové napětí vzniká úbytkem celkového usměrněného proudu na odporu 150 ohmů a vyvádíme jednak plnou hodnotu pro koncový stupeň, jednak menší ev. pro předchozí elektronky. Je pravdě-


podobné, že pro mnohý přijimač bude 10 V předpětí pro koncovou elektronku přílišné. Pak budou používat odpory 150 ohmů s dvěma odbočnými kroužky a nastavíte napětí podle potřeby, nebo volíte menší hodnotu místo 150 ohmů, takovou, aby celkový proud 75 mA vytvořil na něm právě potřebný úbytek. Mnohé moderní přístroje také zvláštní obvod pro předpěti nepotřebují, vytvářejí je na vestavěných odporech samy.

## OPRAVÁŘSKÝ VOLTMETR snadno a rychle

Nezdá se, že by větší část našich méně zkušených radioamatérů dovedla účelně zísťit z nadbytku vojenských mřížidel, která jsou poměrně levně na trhu. Svědčí o tom alespoň časté dotazy, jejichž obsah se soustřeďuje ve větě: nehráje mi přístroj (který jsem sestavil přesně podle vašeho návodu !!!), poradte, co mám dělat. Takové základní případy chyb nejsnáze vyhledáme prostou kontrolou stejnospodních provozních napětí: na anodě, na stínici mřížce a po případě na katodovém odporu. První dvě hodnoty potvrzují, že elektronka dostává napětí, třetí dokládá průtok anodového proudu a tím je zjištěno, zda elektronka může vůbec pracovat.

Jak si pomocí snadno a levně k voltmetru, kterým bychom tato měření provedli? Předem si koupíte měřicí přístroj s otočnou cívkou (soustava Depréz-d'Arsonval), a to milampérmetr nebo mikroampérmetr na proud v mezích 0,1 až 2 milampéry. Čím méně, tím lépe, a hleďte získat přístroj pokud možná větších rozměrů, ač ovšem vyhoví i přístroj trpasličí. Šetříme

Druhý přístroj, znázorněný schematem B, se hodí pro přijimač s elektronkami, jejichž žhavicí vlákna jsou spojena paralelně a mají tedy poměrně malé napětí (1,2 až 2 V), zato podstatně větší proud, několik desetin ampéru, jaký bychom nemohli úsporně získávat z usměrňovače anodového. V tom případě je nejprostší řešení žhat přístroj daleko z akumulátoru a jen anodové obvody napájet z prostíčkého síťového přístroje pro 120 V a asi 15 mA, jaký si snadno každý amatér sám navrhne a vyrobí. Nepříjemné donášení akumulátoru k nabíjení však zůstává, a s ním vyhledáka, že zůstaneme bez poslechu, vyčerpá-li se akumulátor v nevhodný čas. Proto máme na schématu B vedle usměrňovače pro anodové obvody ještě druhý, který s pomocí kuproxového nebo selenového usměrňovače v Graetzově můstkovém zapojení usměrni i napětí pro žhavění. Odebíráme je z vinutí pro 8 V eff a proud asi 0,5 A, zůstává však potíž, že proud i po usměrnění tepe tolik, že by to při citlivých elektronkách rušilo, a za druhé napětí je měkké. Bručení odstraníme filtračním obvodem z odporu R, který zastoupí žhavicí reostat z někdejších bateriových přístrojů s odporem asi 30 ohmů, a buďto docela malým akumulátorem nebo elektrolytickým kondensátorem pro malá napětí s kapacitou řádu 1000  $\mu$ F. Nemusíte se bát, že to bude obr, který se nevezde do skřínky civilních rozměrů: nebývá větší než někdejší papírový telefonářský kondensátor asi 8  $\mu$ F, je ovšem na trhu doslova vzácný, ač jej zdejší továrny také vyrábějí. Nemáme-li jako filtrační člen akumulátor, musíme nastavitelným odporem R nařídit správné žhavicí napětí, ne ovšem napřízidlo, nýbrž po připojení přijimače s elektronkami. Učiníme to tak, že na žhavicí přívody připojíme voltmetr, R vytvoříme na nejvyšší hodnotu odporu a nebo jej z počátku vůbec přerušíme (staré žhavice reo-

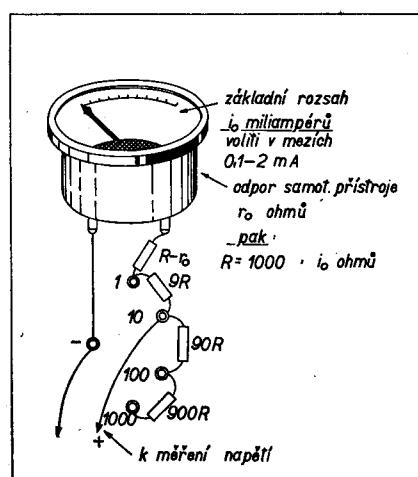

připomínáme, že 120 až 300 Kčs, které za přístroj z voj. výrodeje zaplatí, jsou investicí opravdu nutnou, a mnohonásobně se vyplatí úsporu zbytěného trápení při používání, o nichž jsme mluvili.

Dále k voltmetri nepotřebujete nic nákladného, jen několik zdírek, běžné hmotové odpory a vhodnou krabičku, třeba takovou, jaká se levně dá koupit s původ-

# Rádiamatérský

## HANDIE-TALKIE

stavy to dovoluje). Pak přístroj zapojíme a odporem  $R$  nastavíme podle voltmetu správné žhavici napětí. Nesmíme ovšem nadále z přijimače vytahovat elektronky, takže by jich zůstala žhavena jen část, protože napětí žhavici by stouplo (menší proud způsobí menší ztrátu napětí na odporu  $R$  a odporu usměrňovače) a elektronky by byly přežhaveny. Stane-li se to na krátkou chvíli, nehrzi obyčejně nebezpečí. Dokud pak bude přístroj pracovat s týmiž elektronkami, nemusíme nastavení odporu  $R$  měnit. Máme-li jako filtrační člen akumulátor, udržuje se takto stále v nabitém stavu, takže neškodí jej občas vybit tím, že vypneme usměrňovač spináčem V (musí být dvoupólový) a žhavíme přijimač jen z akumulátoru tak dlouho, až se zeslabeným poslechem projeví vybití, a potom zase znova zapneme usměrňovač a dobijme akumulátor. Můžeme to učinit při vypojeném usměrňovači anodovém, i mimo poslech (přijimač vypneme jeho vlastním žhavicím spináčem), při čemž vyřadíme anodový usměrňovač spináčem VI. Abychom pak mohli přijimač zapínat jediným spináčem, použijeme dvoupólového spináče, jehož jeden pól pferuje přívod sítě, druhý vývod ke žhavěni, protože jinak by byly při použití akumulátoru elektronky přijimače žhaveny dále a akumulátor by se vybil. Při použití elity o velké kapacitě není tohoto opatření zapotřebí.


Stavbu přístrojů napájecích si můžeme libovolně usnadnit, dbejme jen bezpečnosti chodu i obsluhy. Nejlépe je upevnit přístroj tak, aby ho nařízli, a návštětní žárovka N.Z. prozrazovala, zda je přístroj v chodu. Viděli jsme také podobný přístroj vestavěný do krabičky stejných rozmerů, jako má obvyklá anodová baterie, místo níž se pak přístroj vkládá do přijimače. — Odpor  $R_0$  (několik ohmů) volíme tak, aby návštětní žárovka svítila jen červeně; pak totiž déle vydrží. m.s.

ním účelem: na mýdlo. Vyjdeme od základního proudového rozsahu  $i_0$ , který je buď napsán na stupnicí, nebo jej ví provádající obchodník (nebo konečně poprosíte někoho zkušenějšího, aby vám pomohl jej zjistit). Pak vypočítejte odpor na jeden volt, který se rovná hodnotě  $1000/i_0$ . Když ho napsán, buď  $i_0 = 1 \text{ mA}$ , vydejte  $R = 1000$ , pro  $i_0 = 0,2 \text{ mA}$  vydejte 5000 a znamená to, kolik ohmů na volt bude mít náš voltmetr. Pak si opatříte odpory o velikosti 9 R, 90 R a 900 R, v daných případech 9000 ohmů, 90 000 a 900 000 ohmů, a dále jeden odpor  $R - r_0$ , kde  $r_0$  je vlastní odpor přístroje. Ten ovšem nezjistíte snadno, stačí však volit jej přibližně, zřekneme-li se přesnosti na rozsahu 1 V, rovný R zmenšený o 200 ohmů. Uvedené součástky vestavíte i s přístrojem do krabičky a spojíte podle schématu na obrázku. I když nebudu hodnoty odporu přesnější než na 5 %, získáte tak cenného pomocníka pro měření stejnosměrných napětí, a jakmile vám to dovolí zkušenosť, ocejchujete si odpory dodatečně, nebo přístroj přestavíte v universální doplněním dalšími hodnotami. Je tu náklad opravdu malý a práce nestojí za řeč, a přece, zkuste-li jednou použít takového přístroje, nikdy se už jeho pomocí nezleknete.

M. Š.

Stručný popis amerického vojenského přijimače-vysílače „handie-talkie“ v letošním 9. č. t. l. vzbudil zájem i zájist našich amatérů. Ač je výkonný a konstrukтивně zajímavý, pro amatéry u nás se nehodí: je složitý a drahý, potřebuje speciální součásti a má pevné nastavení, nedovoluje tedy ladit v mezích amatér. pásmu. Pro naše poměry a kapsu, která bývá mělká, ne-li prázdná, hodí se lépe menší vydání „handie-talkie“, které se strojil americký amatér W6TWL. Popis i obrázky obsahuje Handbook ARRL 1946. Přístroj má jen dvě triody a ladí se kondenzátorem na pásmu 144 Mc/s (2 m). Pracuje se 45 volty na anodě a dosah udává citovaný pramen asi na 1 milí, t. j. 1,6 km. U amerických amatérů je z důvodů zřejmých velmi oblíben a uvažuje se o tom, aby byl vyráběn seriově.

Podobně jako jeho silnější vojenský bratr pracuje i tento přístroj jako transceiver, t. j. jako vysílač-přijimač v jedné funkci, kterou měníme třípolovým přepínačem na boční straně kovové skřínky s rozměry  $18 \times 7 \times 5$  cm. Jeden sektor přepínače (na schématu dole) zapíná a vypíná mikrofon, druhý mění směr toku mřížkového proudu při vysílání a přijemu, třetí (nahoré) přepíná anodový obvod oscilátoru z primáru transformátoru T1 v poloze příjem na anodu zesilovače-modulátoru při vysílání. V horní části přední desky je upevněno sluchátko s odporem 2000  $\Omega$ , které při vysílání působí jako tlumivka. V dolní části přední desky je mikrofon, obyčejná telefonní vložka, jejíž vhodnost je nutno vyzkoušet. Nad sluchátkem je svorka pro čtyřtvílnou antenu, mosaznou nebo ocelovou tyčku sily 1,5 mm a délky nejvýše půl metru. Vhodnou její délku vyzkoušme tak, aby dosah a hlasitost byly největší. Delší antennu po malých částkách zkracujeme až bude mít největší vliv na příjem a pří-

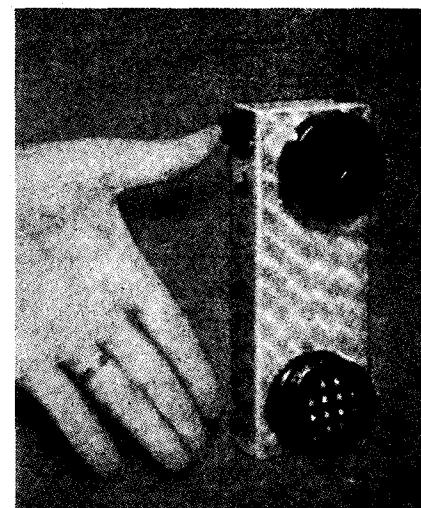

jimač projeví sklon k vysazení superreakce.

Kovová schránka je ze dvou částí tvaru U; jedna ohnuta po výšce, druhá po šířce, takže zapadají do sebe a tvoří uzavřený a pevný kryt. V horní třetině je přístroj, dolejšek obsahuje baterie.


Stavba, součásti a elektronky nezpůsobí ani našim amatérům příliš starost, námisto amerických speciálních triod na př. RL1P2 nebo RV2,4P700 a pod. Horší je otázka malé anodové baterie, kterou dosud nemáme (ač je naše továrny dovedou vyrábět). Jako ladicího kondenzátoru použijeme trimru 3 až 30 pF. Na jeho hřídel upevníme ladící knoflík. Rozsah 27 pF postačí pro pásmo 144 až 150 Mc/s. Jako T1 použijeme malého nf transformátoru, na jehož primář přivineme několik set závitů drátu 0,15 mm pro mikrofon. Cívka lad. obvodu je z tvrdého měděného drátu 0,8 mm, vnitřní průměr 1 cm, samonosná, 5 závitů. Antenová cívka má jeden závit při stejném průměru a použitém dráhu. Tlumivky L3 a L4 mají po 50 závitů drátu 0,2 mm, průměr 5 mm. Kondenzátor C2 má kapacitu 50 pF, nejlepší jakosti. Ostatní součásti jsou uvedeny v schématu. Vypinač je v kladném polu žhavení. Uzemněním je skřinka držena v ruce.

Na konec data triod 957. Vývody přímo na sklo, zvláště pro práci na ukv. Žhavení 1,25 V, 0,05 A, maximální anodové napětí 135 V, mřížka — 5 V, anodový proud 2 mA, vnitřní odpor 20 000 ohmů.

Jistě smíme věřit americkému autorovi, že výkon přístroje přesahuje očekávaný podle rozměrů, váhy a počtu součástí. Rozhodně-li se některý z našich konce s ovaných amatérů-vysílačů k jeho napodobení, jistě sdělí čtenářům t. l. zkušenosti a výsledky. (S použitím obrázků a popisu v příručce amerických radioamatérů Handbook 1946).

R. Archman, OK1PK.

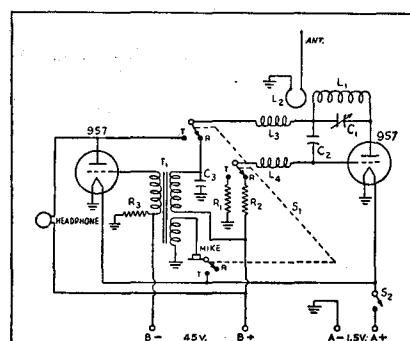Přístroj této úpravy byl by ideální pomocí při pracích v terénu nebo v budovách, konkrétně při zvukových zkouškách kin, kde potřebné dorozumění mezi měřicím technikem a promítárnou je obtížné. Když bychom se dočkali velkorysejšího posuzování těchto přístrojů se strany ministerstva pošt a povolení jejich použití pro případné hodné ohledů. P.



Seznam součástí a jejich hodnoty:

C1 - 3 až 30 pF dolad. kond. dobré jakosti. (V Americe používají malého „komářího“ otočného kondenzátoru, který ovšem zde nemí k dostání; stačí však pevný). — C2 - 50 pF pevný slíd. — C3 - 2000 pF pevný kondenzátor bezzátrátový. — L1 až L4 viz text. — R1 - 25 000 ohmů, 0,25 W. — R2 - 10 megohmů, 0,25 W. — R3 - 400 ohmů, 0,25 W. — S1 - třísektronový přepínač. — S2 - vypínač.

# Co jsme ještě slyšeli NA SOVĚTSKÝCH DESKÁCH

## USSR

12 223—12 224 Arie chána Končaka z opery A. Borodina „Knjaž Igor“. Zpívá M. D. Michajlov s doprovodem orchestru VRK pod řízením A. I. Orlova.

Roku 1887 v Petrohradě zemřel Alexander Borodin, původním povoláním chemik. Ruské veřejnosti byl znám jako orchestrální skladatel a tvůrce dvou kvartet a několika krásných písni. Roku 1890 byla však v Petrohradě po prvé provedena Borodinova opera „Knjaž Igor“, která byla nalezena ve skladatelově pozůstatosti. Borodin ji psal na vlastní text, ale úplně ji nedokončil, takže instrumentace některých částí se ujali skladatelé Rimskij-Korsakov a Glazunov. Ouvertura k operě nebyla však ve skladatelově pozůstatosti nalezena vůbec. Přestože je nyní před operou pravidelně hrána, neboť Alexander Glazunov, nadaný fenomenální hudební paměti, ji napsal dodačně. Pamatoval si ji z přehrávání Borodinova na klavír. Uvedení „Knjažete Igora“ na operní scény v Rusku a později i v cizině dovršilo Borodinovu slávu. Jeden z jeho životopisů o něm právem napsal, že jen málo skladatelů ucházel o se o nesmrtelnost tak malou skladební obětinou jak Borodin, ale existuje-li hudební nesmrtelnost, že ji tvůrce „Igora“ najisto dosáhl. Na desce, o které píše, je zachycena scéna z druhého dějství, arie poloveckého chána Končaka, který drží v zajetí knížete Igora, poraženého v bitvě u Kajaly. Právě tento výstup, jeden za mnoho jiných, je výraznou ukázkou charakterizačního a deklamačního umění skladatelského. Borodinova tvorivost tu obepíná dva světy: vážnější starokřesťanskou Rus, jejímž představitelem je právě Igor, a primitivnější, divocejší tábor poloveckých Tatarů, jehož barbarské veselí a tanec tolík strhují. Postava chána Končaka vyrůstá z reprodukovanej arie s neuvěřitelnou plastičností. Vidíme před sebou velitele poloveckých hor, který je chrabrý, smělý, který nezná strachu, kterého se všichni bojí a kolem kterého se všechno třese v úleku. Je to však nakonec sympatická figura, protože je přímý, bezelstný a poctivý. Dal by vše možné za to, kdyby Igor se stal jeho přítelem. Nedovede ovšem pochopit, že by k tomu bylo potřebí, aby se oba postavili na touž křesťanskou základnu, neuvědomuje si dobré, že on, Končak, a jeho zajatec, Igor, predstavují dva nesmířitelné světy. Ježto nedovede tuto propast ideově překlenout, snaží se získat svého zajatec dary. Borodinovi z tohoto inspiračního zdroje příští hudba uchvacuje svérázností, pohybujíc se na samém rozhraní tragiky i humoru. Deska reprodukuje Končakovu arii bez všech škrátek. Začná slovy, kterými oslovuje vcházející chána zajatec ve svém tábore: „Zdorov-li, knjaž? Čto priunyl ty, gosť moj? Čto ty tak přizadumaljsia?“ Po allegro moderatu, ve kterém Končak přesvědčuje svého zajatce, že se mu i v zajetí dobře vede, že jsou mu vzdávány všechny potřeby, že má po boku syna a celou družinu, ba, že si žije jako chán, příje lichotné andantino, kde Končak vyzná všechny své sympatie zajatemu Igorovi a nabízí mu svoje přátelství. Když vidí, že ruský kníže váhá s odpovědí, upadne do rychlejšího tempa a také do hranatého primitivismu, pokoušeje se zlákat svého zajatce dary: „Chočeš? Vozmi konja ljubova, vozmi ljuboj šatér, vozmi bulat zavětnyj, meč dědov!“ A hned líčí, kterak tímto mečem

proléval krev a jak jeho krvavým krvavých bojích rozseval na všechny strany hrázu smrti. M. D. Michajlov při tom podle partitury padá se svým plnozvukným basem se spodního b po dlouze vydržovaných půltonech až na dolní tricárvované f. Po tomto pomalem mezizpěvu, ovanutém opravdu dechem smrti, arie se opět projasňuje, a chán Končak skoro v největší výšce, jaké je schopen bas, nabízí knížeti Igorovi spojenectví, věrné přátelství a bratrství. Ale z andantina se vraci do allegro moderata, neboť Igor zůstává neoblovný. Chán Končak, který před chvílí rozdával koně, stany, palcátu a slavný meč, přejde nyní ke slabům ještě onačejsí: má přece v táboře krásné zájeté dívky od dalekého moře a také ze Zakaspicka, takže postačí slovo knížete, a chán je ochoten k novým dárům. To „slovo“, jediné slovo, které má kníže říci, je zase vyzpíváno vysokým tónem, a slab, „ja těbě podarju“, lichotně stoupá v půltonech do výšky. A nyní přijde výpočet všech půvabů a vděků, kterými oplývají nabízené krasavice: „U menja jest krasavicy čudnyja, kosy, kak zmjeji, na pleci spuskajutsa, oči černyja, vlagoj poděrnuty, něžno i strastno gljaďat iz pod temných brovej.“ Když ani tento ohnivý popis, který docela podle předobrazu orientální krásy, známého na příklad z Koranu, nemá žádoucího účinku, když ani copy, které padají dolů k ramenům dívek jako zmije, Igora neomotají, a když i černé oči, zapalující vláhou, zpod temného obrví, nadarmo vyzárají něhu a vá-

šeň, chán Končak se z říše vidin uchýlí k tělesné skutečnosti, dá nastoupiti řadě krásných nevolnic a řekne Igorovi: „Ctož, molčiš ty? Jesli chočeš, ljubuju iz nich vybiraj!“. A v závěru arie zaznějí smyslné názvuky poloveckých tanců. — M. D. Michajlov jest chánem, kterého by i poloveckí Tataři musili dlouho hledat. Barbar každým coulem, každým tvrdě nasazovaným tónem, s jakousi pudovou primitivností, která nedovede pochopit, proč Igor nechce jeho přátelství, neodolatelný jak ve svém naivně dojemném vábění, tak ve velmožném rozdávání kořů, stand, zbraní i děvčat. Arie je dokonale formálně vystavěna, volba temp je neobyčejně šťastná. Má na tom zjevnou zásluhu i dirigent. Také orchestr doprovází dobře.

B 480-481 V. J. Šebalin: *Slavjanskij kvartet, Pervaja časť, hraje Kvartet imeni Beethovena: D. Cyganov, V. Širinskij, V. Borisovskij a S. Širinskij.*

V. J. Šebalin, příslušník nové sovětské skladatelské generace, ve svém Slovenském kvartetu napsal hudbu, která v jasné komponované melodii, ve výrazných a dodatečně kontrastních rytmech a v lidově podbarvené, ale muzikantsky dovedně zvládnuté harmonizaci může být nazvána „slovanskou“, i když po mému soudě je v skladbě více Šebalina než „slovanství“. To je ostatně správná muzikantská cesta, jakou se lze brát při putování do hudebních slovenských regionů: hledej sebe sama a nalezněš Slovana i — člo-

## POČET DRÁŽEK A JAKOST GRAMOFONOVÝCH DESEK

Milovníci gramofonových desek se jistě v tichu svých pokojů nejdou zabývat různými jejich vlastnostmi mezi jinými i jejich délkom, i jejich kvalitou. Vědě proto velmi dobře, že omezené možnosti desky často nepřiznivě působí na notový zápis nahrávané skladby. Chce-li nahrávající společnost nahráti delší skladbu na jednu stranu desky, utíká se často k tomu, že škrtné několik taktů nebo že nahrává skladbu v rychlejším tempu. Nemá to ovšem být, ale někdy nemí výhnutí. Vezmete-li si jednou do ruky hodinky a přezkoumáváte-li délku desek, brzy zjistíte, že desky o průměru 30 cm pojmenu na jednu svou stranu skladby, které trvají přes tři minuty, a že nejjazší časové rozpětí pro nahrávání je délka pěti minut. Jen výjimečně na velkých deskách objevíte stranu, která by trvala několik málo vteřin přes pět minut. U malých desek o průměru 23 cm je možno dospěti až k délkové hranici čtyř minut, ale obvykle se na ně nahrávají skladby, jež se pohybují v časovém intervalu dvou až tří a půl minut. Většina obecnstva má v oblibě ony desky, na kterých nahrávací drážky se přiblížují podle možnosti až k samé nálepce. Kupující se totiž domnívá, že není nikterak osízen, neboť desky je důkladně využito. Naproti tomu nejsou v oblibě desky, které nevyužívají nahrávací plochy a ponechají značnou část nahrávacího kruhu prázdnou. A zde je skryto čertovo kopyto!

Gramofonové společnosti vědějí ovšem o této slabosti svých odběratelů a snaží se jim vyhovět. Ježto s mnoha známými skladbami se nedá nic dělat a je nutno ponechat je tak, jak jsou, i když potom na nahrané desce zbude hodně místa, používá se jednoduchého prostředku: drážky jsou daleko širší než obvykle, t. j. menší počet zaplní

větší plochu, aby obecnstvo bylo spokojeno. Tato metoda má arci neblahé účinky. Každému pozornějšemu posluchači desek je známo, že i při dokonalém nahrávání ubývá povážlivě jeho kvality, jak se jehla přiblížuje ke středu desky. Pro jakost reprodukce by bylo vlastně ideální, kdyby všechny skladby byly nahrávány na velké desky a kdyby podle možnosti nahrávací plocha nepřekročovala jistoumez, t. j. kdyby skladbě bylo věnováno třeba i více desek, jen aby skladba plně vyzněla. To je ovšem požadavek prakticky při rozšíření gramofonového průmyslu střěž uskutečnitelný, neboť všichni si přejeme, aby chom za málo peněz měli hodně muziky. Jedno však přece můžeme žádat na gramofonových společnostech. Neroztažujte nám zbytečně gramofonové drážky, i když nahráváte skladbu kratší! Vám i nám záleží, nebo lépe řečeno: mělo by záležet na kvalitě desky. Nač tedy kazit jakost jen z toho důvodu, aby se vyhovělo nedostačeně informovanému kupci? Milovníci gramofonových desek se dál přesvědčí a my ho přesvědčujeme v tomto článku. Jen ať si diskofilové vždy vezmou do rukou hodinky. Postřehnou-li na př. na malé desce, jež průměr je 25 cm, že trvá pouze dvě a půl minuty, ačkoliv je nahrána skoro k nálepce, mohou vzít na to jed, že mají desku se širokými drážkami. Bylo by proto daleko lepě, kdyby tato strana desky měla vnitřní prázdnou obrubu kolem nálepky daleko širší, protože reprodukce k závěru skladby by zněla lépe. Reprodukovaná hudba má být populární uvedením k hudebně pravé, buď poslouchané v koncertním sále nebo provozované doma. Proto její kvalita, která je beztoho snížena, nemá trpět ani neinformovanosti obecnstva, ani prodejními triky.

# Desky uSSR

(Dokončení z předchozí strany)

B 8284 — 85 Pablo de Sarasate: *H a b a n e r a*. Hraje Miron Poljakin (housle), na klavíru doprovází A. B. Djakov.

V Sovětském svazu je kladen velký důraz na technickou stránku provozovaného umění a na virtuosní vyspělost nadaného jednotlivce. Proto tam není umělcům nikdy vyčítáno, hrají-li na svých koncertech i efektivní nebo chcete-li krkolomně akrobatické skladby. Vychází se při tom zjevně z hlediska, že jen vrcholná technika, spojená arcí s hudební tvorivostí, může zmáhat všechny úkoly houslové literatury. Není tedy zásluhou, neumí-li někdo zahrát Paganiniho nebo Sarasata. Takový „virtuos“ si neví často také rady s koncertem P. Čajkovského nebo i s Bachovými fugami v tempu skutečného allegro. A málo mu pomůže, když se tváří tím povzneseněji na ty, jimž může jenom závidět. Miron Poljakin vcelku nikomu závidět nemusí. Hraje Sabla de Paraplatá, jak mu žertem podle vtipu jednoho svého přítele z mládí říkal někdy Josef Suk, s opravdovou bravurou a s rozkošnickým vychutnáváním všech těch efektů, které mistr smyčce ve svých skladbách nahradil a které nepřestanou udiovat posluchače těch několika málo čarodějnáků, pokud to takhle dovedou po něm. Snímku schází svitost hořejších tónů v houslích a klavíru barvy.

B 10 501. Čajkovskij: *G r u s t n a j a p ě s e n k a*. V úpravě A. Veržbiloviče hraje S. N. Knúševickij (cello) a S. K. Stučevskij (klavír). B 10 502. Čajkovskij: *Sentimentální vals*. V úpravě A. Krejna hraje titiž umělci.

Grůstnajna pěsenka! Smutná písnička! Chanson triste! Která jiná než ona zpopulárnělá, jež počíná čtyřmi čtvrtkami na téma tónu? A na druhé straně rovněž dobré známý Sentimentální valčík, zpěvný ve své tesknosti. Tuto stranu desky považuji technicky za zdařilejší. Výkon obou umělců je klidný, vyravnávaný, v technickém nahrání celo lepší než klavír.

## BBC porovnává amplitudovou a kmitočtovou modulaci

Britská rozhlasová společnost tím znovu potvrdila, že kmitočtová modulace je nepoměrně vhodnější než amplitudová a že jen s ní lze dosáhnout jakostního a věrného přednesu bez poruch. Jediné poruchy, které tu ještě ruší, (značně méně než AM na stejně vlnové délce) je elektrické zapalování motorových vozidel bez vestavěných ochranných filtrů, a interference letadel tak zv. Dopplerovým zjevením. Proti tomu pomůže vertikální polarisace vysílané vlny, která však zase více podléhá rušení automobilů. Proto bude třeba zákonem stanoviti povinné stínění automobilových zapalovacích kabelů a vestavění potřebných tlumicích odporek, které ostatně usnadní i používání automobilových přijimačů. Se.

## Radiové řízení motorových pluhů

V Anglii bylo předváděno radiové řízení motorových pluhů. Každý pluh měl malý přijímač, příslušná relátka a pomocný motorek, který používá jako zdroje stlačeného vzduchu. Malou vysílačkou někde uprostřed velikého pole může jediná osoba řídit až šest pluhů současně, čímž se ušetří pracovních sil. Je pravděpodobné, že se zařízení osvědčí hlavně na ohromných plochách SSSR a Kanady a není pochyby o tom, že se podobným způsobem dají ovládat i jiné hospodářské stroje.

Se.

Jednou  
zase  
něco  
jiného



## Vesta s elektrickým topením

musil pracovat, napadlo mne použít stejného způsobu topení, jako letci ve velkých výškách, totiž přímého vytápění obloku elektřinou odporovými dráty. Několik metrů amerického telefonního kabliku otočil jsem několikrát kolem těla, navlékl na to svetr a připojil na 12 V. Věc se výborně osvědčila a pomohla mi přeplatit ve zdraví zimu. To byla jenom im-

## OSUDY SLOV

### Od rušnice množité k sléznanému obvodu

Před sto lety byla řeč jednodušší než dnes. Nebylo mnoho pojmu, které by v ní neměly výraz, a když vznikly, označovali je objevitelé názvy latinskými nebo ve svém mateřském jazyce; tak vznikala slova mezinárodní. Naši národní buditele už od Jungmanna úsilovně budovali odborné názvosloví. Byla to hlavně chemie, kde pokrývali většinu tehdy známých prvků jmény, z nichž mnohých dosud používáme. I slovo vzdružnilo obdobou z ruštiny poměrně nedávno, a dodnes se v některých rčeních ozývá pojmenování starší (nálož vyletěla do pověti). Prvky pak dostávaly jména buď podle nejnápadnějších vlastností, nebo (volným) překladem názvů latinských. Mnohé se však a splynuly s jazykovým fundem, jiné dálno zmizely.

Na sklonku minulého století se několik snaživců pokusilo o počestní všechn nových vědeckých a technických pojmu a bez odborných jazykových znalostí tvorili nová slova. Z jejich dobré miněněho záměru zbylo jen velmi málo; zpravidla nová slova nevyřístala logicky z jazykového kmene a mnohdy působila směšně. Namátkou připomínáme kdysi zaváděné slovo *míno* = elektřina, jako doklad nezdáleného přesazení dodnes živého slova ruského (*molnija* = blesk), *rušnice* = (chemický) článek elektrický, tedy rušnice množitá = baterie článků. Nad technickou knihou z té doby neodolá dnešní čtenář nutkání k smíchu a je mu jasné, že dobrá vůle zde nestála; slova nemží tvořit každý a jakkoliv. Tak se došlo k druhému stupni vývoje jazyka, skoro bychom mohli

říci, k druhému extrému. Jazykoseptyci objevili skladebná pravidla pro tvorbu a volbu nových slov a přísně na nich trvali. Nebyly to jen formule gramatické, nýbrž i soudila mnohem subtilněji, ohledy na libovoučnost, možnost záměny pojmu a j. Radu let trval spor mezi našimi techniky a profesorem Ertlem o slovo uzemnění. V hovorové řeči nebylo obdoby, o kterou by se mohlo opíti. Dlouho bylo zavrhováno, a přece se ujalo, protože vystihuje stručně spojení se zemi. Takové úspěšné příklady však neoprávňují k násilnému zavádění slov nevhodných, prostě s nadějí, že se časem ujmou. Ač je dnes, zvláště technická řeč, pokárena cizími vlivy, je duch jazyka soudcem neúprosným, a tak musí každě nepřirozené slovo zahynouti.

Nerozhodnut je boj o český název televize. Podle slova rozhlas hledáme podobně zvučný a výstižný název pro televizi. Není to snadné: slovo rozhlas žilo odedávna aspoň svým kmenem a slovesným tvarom. Tuto výhodu nemá žádný z českých výrazů pro televizi. Některí navrhojují rozvid; to je však obdoba nelogická. Vidění, jako činnost vnímání, je zcela opačného druhu než rozhlašování. Pro obdobou činnost optickou máme jen ne zcela přesné slovo jev. Naneštěstí lze stěžit počítat s tím, že z něho utvořené slovo rozjev překoná hanlivý přídech od výrazu rozjivový; kromě toho vede ke nehezkému adjektivu rozjevový. Název rozhled je téhož druhu, jako neštastný rozvid: rozhled, vzhled, dohled, to jsou vše slova stejněho vztahu k podmetu jako vidění. Nové výrazy nemusí ovšem přesně vystihovat daný pojem, vždyť i nejobyčejnější slova větší mají několikerý význam bez nebezpečí záměny: matka je nejenom rodička, ale i příslušenství šroubu, půda je hliná i pod-

provisace, kterou jsem později zdokonalil. Napájíme-li topný drát z transformátoru (nikdy nez autotransformátoru) napětím 12 voltů, je použití naprostě bezpečné a spotřeba energie u vesty asi 30 wattů podle použitých vodičů. Je tedy tento způsob topení nejlevnější a nevýhodou je jen nezbytný přívodní kabel. Ten může být 2 až 3 m dlouhý. Ovšem že se mohu od něho rychle odpoutat, neboť banánky se snadno z kabelové zásuvky vytáhnou.


Je možné takto vyrobit celý oblek, poříše však jen vytápění vesty. Šňůrka z příze, obtočená drátem, je přisita k podkladu co možno nepružné látky, konce jsou vedeny, zajištěny a zakončeny banánky, které kabelem připojíme k transformátoru. Největší obtíží byl topný vodič. Není mi, bohužel, známo, jak je tato věc vyřešena u leteckých obleků, sám jsem po různých pokusech našel jako nejlepší kroucenou šňůrku 1,5 mm, obtočenou lankem ze tří smaltovaných drátů, síly po 0,15 mm, ve vzdálenosti asi 20 cm sletovaných, aby se totiž náhodné porušení jednoho vodiče neprojevilo škodlivě v celku.

Toto lanko zkroutíme ve vrtačce nebo ručně ze tří 8 m dlouhých kusů, a pak spájíme po 20 cm. (Bylo by možné použít holého drátu, nehledíme-li k nebezpečí event. krátkého spojení zkřížením vodičů.) Konec drátu po rozžhavení a ponovení do roztoku katalafuny pocinujeme. Pak do téže vrtačky upneme drát a šňůrku, obojí namotáno na cívách a v úhlu asi 30° roz-

dvoje. Menší rychlosti stáčíme (pozor, na směrku a jednostranné napětí) až vznikne úhledná, drátem obtočená šňůrka. Při uvolnění pozor na zpětné dopružení.

Pak připojíme banánky a vyzkoušme vše na transformátoru. Změříme zejména spotřebu, která nemá pro tento účel přesahovat 35 W. Transformátor je zcela běžný, asi 40 W, montován tak (viz snímek), aby se dal upevnit na stěnu psacího stolu, zapínání páčkovým vypinačem; dále se obsluhovat nohou, je to velmi výhodné. Užitečná je kontrolní žárovka, na které poznáme nejen chod trafa, nýbrž i zapnutí topení (podle poklesu svítivosti).

Jak připevnit vodič-šňúru do vesty? Technik málokdy používá šicího stroje k původnímu účelu. V tomto případě však se „krajcovině“ nevyhneme, snadno totiž s jeho pomocí přišijeme vodič, který se při tom proti očekávání nepoškodi. Síjeme co možno dlouhým stehem a použijeme zvláštní patky se žlábkem k našívání šňůrek, jaká se najde v příslušenství šicího stroje. V nouzi lze ovšem šít i ručně. Než ovšem vodič našíjeme, rozvrhneme si zhruba jeho délku, tak, aby začátek a konec se na vhodném místě setkaly. Vodič neříkáme, rozložme jej co možno rovnomořně na způsob meandru. Konče pak důkladně připevníme a vhodně vvedeme, tak aby používání bylo pohodlné. Pamatuju na to, že kabelem, kterým přivádíme proud, protékají asi tři ampéry, musí tedy být patřičně silný, aby zbytěčně

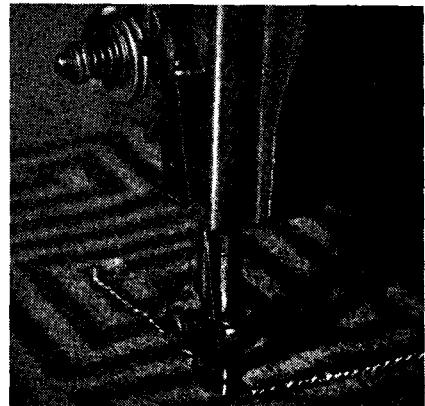

netopil. Vodiče mají být zakryty a tak chráněny proti poškození slabou podšívko. Při použití oblékáme vestu na košili a přes ni pak svetr, kabát a pod., aby teplo neunikalo navenek.

Nakonec přejí každému pracovně vždy tolik tepla, aby svou garderobu nemusil takto „zelektrisovat“, k čemuž byl okolnostmi autor donucen. Jaroslav Kunzel.

#### První britský průmyslový veletrh po válce

Od 5. do 16. května 1947 bude v Birminghamu a v Londýně první britský veletrh od r. 1939. Hlavní odvětví budou v Londýně t. zv. lehký průmysl, v Birminghamu stroje a kovopřímysl. Velká pozornost bude věnována podpoře vývozu. bis.

střesi. Slovo televise také přesně nevytihuje pojmem, který jím chceme vyjadřit: televise je prostě vidění do dálky, a to je možné i dalekohledem. Tato námitka ovšem neobстоji. Televise je slovo umělé, vytvořené pro daný pojem z řecko-latinských kmenů. Homér neznal synchronování, a přece docela přesně víme, co tímto pojmem vyjadřujeme. Poklad latiny a řečtiny je nevyčerpateľný pro tvoření nových mezinárodních názvů, a protože jde o mrtvé jazyky, není zde nebezpečí šovinistické „protektce“. Protože pak se těmito jazyky nemluví, jsou slova z nich tvořena jako umělá a při tom srozumitelná i většině laiků.

Reč má tedy svoje zákony, ale zároveň se nedá poupat do těsných škatulek a pravidel, která sice mohou vystihovat přítomný stav, již ztráta však mohou být zastarálá. Proto jsou také pravidla českého pravopisu a ne zákony. Podléhají změnám, daným vývojem jazyka, to však neznamená, že je může kdokoli libovolně měnit a nedbat jich. Právo kritiky a změn má jen osvědčený znalec a přestitel. Pěkný příklad jsou vypětí a vypnutí. Dřívější pravidla připouštěla ien slovo vypětí. Elektrotechnikové ho už izněně používali, ač jejich cit, podepřený příkladem hovorové řeči, jim radil jinak. Nová pravidla se přizpůsobila a uznává: vypětí - na př. sil, a vypnutí - na př. proud. Z jednoho slova se zde vyuvinula dvě, dokonce s různým významem. Dnešní pravidla všebec upustila od puntičkářského předpisování tak zv. ryzích tvarů, a tam, kde jsou pochybnosti, připouštějí tvarů více. Když se vývojem jeden vžije a druhý zmizí, předepis pravidla jen jeden.

Dnes vzniká množství nových pojmu a jen zvolna stačíme je roztřídit. Pro ně-

které ponecháváme slovo cíti, které vyhovuje (radar), jiný účelně přejmenujeme (obrazová elektronka - obrazovka). Vznik tohoto zdalekého slova mohl jsem sledovat zcela zblízka. Sešli jsme se asi čtyři a uvažovali: název kathodová trubice není správný. Logicky znamená každou trubici, v níž je kathoda. Tedy předešlým elektronka (budíž znova pochválen původce tohoto šlastného slova). A jaká elektronka? Byla řada návrhů, až kdo pronesl skoro pochybovacně: obrazová elektronka. Okamžitě jsme všichni poznali: to je ono, to je pravý název! A bylo tu na stránkách tohoto lístu, kde se stále používání vykrysalovalo ještě kratší název obrazovka. Připadal z počátku trochu lidový, ale dnes už každý cítí, jak pevně strosť s technickou řečí. Jiný případ: všichni víme, co je elektronka. Co však je výbojka? Je to nádoba, baňka, v níž je výboj. Co je výboj? Elektrický proud mimo pevný nebo kapalný vodič. Fyzika již dříve rozeznává výboje v plynech a výboje ve vakuu. Elektronka je tedy zvláštní druh výbojký. Jak se bude jmenovat výbojka s výbojem v plynu? Z několika návrhů nakonec zbyla ionka. Šel jsem s tímto návrhem k profesoru Hallerovi. Název se mu však zdál nezvučný, nepřesný (nevyslovil však podezření, že ionka je ionova samička), a nakonec navrhl: iontovka. Našel i několik obdobných názvů z jiných oborů techniky. Nato však namítl některý: to budeme říkat, že svítíme sodíkovými iontovkami, když jsem pracně zavedl název výbojka! Načež se ptám: A proč? Dovedete svítit vzduchoprázdnými výbojkami? Nedovedete. Tak říkejte klidně dál výbojka, je však zřejmé, že svítit může jen iontovka. V usměrňovačích, kde používáme elektronky i ion-

tovky, se teprve teď ukazuje pohodlí: Máme usměrňovače stykové a výbojkové, výbojkové pak dělme na elektronkové a iontovkové.

Ještě jeden pojem z jiného oboru, kmitočet versus frekvence. Tento spor se táhne řadu let. Zde však již svítá rozhodnutí: říkejte si vysoký kmitočet, nízký kmitočet, vysokokmitočtový stupeň — a vidíte hned, že vedle podstatného jména kmitočet, můžeme, ba musíme připustiti přidavné jméno frekvenční, tedy frekvenční modulace, nebo modulace kmitočtu, jak kdo chce. Frekvenční křivka, a klidně mezfrekvence.

Nakonec nejnovější slovo, právě stvořené. Čtenáři jistě sledovali skoro-polemlíku, kterou jsem veden s Ing. Pačákem v tomto listě o hrncových rezonátorech. Skončila tak: dutinové rezonátory jsou jasná věc; jsou kulové, válcové a jiné, a to druhé, co jsem označil jako hrncový rezonátor, nepatří mezi dutinové rezonátory, nýbrž mezi „jumped constants circuits“. Je otázka, jak je pojmenovat; tu odpovíděl zcela laický paní, která navrhla: říkejte třeba obvody se stěsnanými prvky, nebo stručně stěsnané obvody. A tak i zde ten slavný hrncový rezonátor je válcový stěsnaný obvod; to, co nazývá Hollmann Kugelkreis, je kulový stěsnaný obvod. Netvrdim, že tyto názvy jsou nejlepší a nejhodnější, účelu však vychovují a jsou přesnější, než původní anglické i německé.

Z toho vyplývá, že reálná polemika techniků nemusí končit demonstrativní výhrou ani porážkou, nýbrž výsledkem, při němž obě strany přispěly k budování techniky. Nebot v té je řeč stejně důležitá, jako všechno ostatní, myšlenky, plány i výrobky.

Víte, co je

## NAVAGLOBE, NAVAR a NAVASCREEN?

Inženýři a technikové amerických společností Federal Telecommunication Laboratories a International Telephone and Telegraph Corp., dosáhli nedávno významného pokroku v letecké radiotechnice. Sestavili důmyslná zařízení, nazvaná navar, navaglobe a navascreen, která využívají posledních poznatků v radiotechnice a umožňují dokonalé obostranné zaměřování na vzdálu, naprostě bezpečný let a přistávání naslepo.

Navaglobe je systém asi 75 vysílačů s dosahem asi 2500 mil (asi 4000 km), které jsou rozděleny po nejpřiznivějších místech zemského povrchu. Pro orientaci nad mořem je asi 60 stanic, ostatní obsahou souší, kromě jižního pólu. Zaměřením dvou z těchto vysílačů určí navigátor přesně polohu svého letadla. K tomu má v palubní desce letounu dva ukazovatele, které ve spojení s přesným kompasem zamezí jakékoli odchyly od správného směru.

Zařízení, zvané navar, je mnohem složitější. Je sestrojeno na radarovém principu a umožňuje jak letiště kontrolní stanici, tak posádkám letadel dokonalý přehled po vzdálené oblasti v okruhu asi 130 km. Letouny, zjištěné radarovým paprskem, jeví se v pozemní kontrolní stanici jako body na stínítích obrazových elektronek. Obraz na stínitku je zrcadlem promítán na velkou nástennou mapu, kde je možné pohybující se body snadno sledovat. Takto lze kdykoliv zjistit přesnou polohu, směr i přibližnou rychlosť letu pozorovaných letadel.

Sledovaná letadla jsou však ještě vybavena přístrojem, který bez obsluhy sděluje radiotelegraficky na letiště výšku letu, volací značku a letové podmínky. Přístroj, nazvaný Navascreen, přijme vysílání o výšce a volaci značku, změní tyto údaje přímo v malé číselné skupině a promítně je na nástennou mapu k příslušnému bodu vysílačního letadla. Údaje o letových podmínkách jeví se na stínitku obrazovky ve smluvném kodu. Celý obraz je promítán na stěnu a tak operátor v kontrolním přístroji vidí na mapě u značky sledovaného letadla všechny údaje, kterých je třeba ke kontrole letu.

Aby však i pilot v letadle měl dokonalý přehled po oblasti, v níž právě letí, vysílá letiště kontrolní stanice obraz televize. Posádka letadla její pozoruje na své obrazovce, překryté průsvitnou mapou příslušné oblasti. Na ní může navigátor kdykoliv zjistit přesnou polohu nejen svého letadla, ale i ostatních, která letí v přiblížně stejně výši. Tento přístroj je tak důmyslný, že po spojení s kontrolní letiště stanici a nařízení její vlnové délky sám vysune před stínitko obrazovky průsvitnou mapu příslušné oblasti. Pilot si může úplně libovolně měnit průměr pozorovaného okruhu.

Podobným zařízením mohou být vybavena i soukromá letadla, která mají však na palubě jen dva ukazovatele na zaměření stanice systému navaglobe. Tato soukromá letadla se však také přes pozemní letiště stanici dostanou až na obrazovku letadel, o nichž je řeč v předešlém odstavci. Jejich pilot pak může letět bez nebezpečí srážky, aniž je musí varovat kontrolní stanice.


Tato tří složitá a skoro kouzelná zařízení, zejména ve spojení se známými přístroji, zaručují při letu naslepo už téměř úplnou bezpečnost a jistě pronikavě omezí velký počet leteckých nehod, způsobených špatnou viditelností. Ze Spojených států přichází o těchto novinkách dosud jen kusé zprávy v některých časopisech; jakmile bude možné získat údaje podrobnější, nezapomeneme je tlumočit svým čtenářům.

J. J.
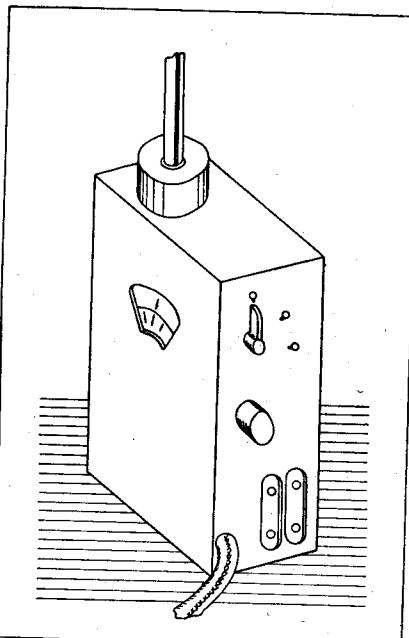
## Ještě HANDIE-TALKIE

Článek o americkém „handie-talkie“ v 9. č. RA nás donutil k porovnání tohoto dokonalého přístroje s jeho německou kopí, kterou jsme viděli po první — hodně z dálky ovšem — v zimě 1944, a pak z blízka v létě 1945 v rukou vojáků americké okupační armády. Posádka jednoho z rádirových vozů měla totiž jeden pář těchto přístrojů.

Měly osazení 2×RL1P2 a DDD25. Přijímač byl pravděpodobně superregenerační a pracoval s jednou RL1P2 a DDD25. Vysílač používal druhé RL1P2 a DDD25 — asi tedy dvoustupňový — a měl příposlech modulace. To, že pracuje vždy jen jedna z obou RL1P2, vyšlo najevo, poněvadž v jednom přístroji byla jedna tato elektronka spálena a přepínání z vysílání na příjem bylo zkomplikováno přestavováním obou RL1P2. Jinak se vypnutí a přepínání dělalo páčkou přepínače.



Sluchátka a krční mikrofon byly obvykleho typu a připojovaly se zastrčkami. Antena byla tyčová, pružná. Rozměry asi tak  $5 \times 15 \times 20$  cm a váha asi jen  $\frac{1}{4}$  nebo snad  $\frac{3}{4}$  kg — tedy Amerika předstížena? — Bohužel, to je bez baterií, které byly zvlášť a ty své cm<sup>3</sup> i kg měly. Jak byly normálně připojeny baterie, nevíme, poněvadž oba přístroje měly přívodní čtyřzílový kablik — tam, kde normálně má být baterie — hladce uříznut, a baterie nosili Američané v ruce. Podle údajů na přístroji byl „dosah asi 1 až 4 km podle terénu“. Použití vlnová délka — soudě podle antény asi  $1\frac{1}{4}$  m dlouhé — snad 5— m, ovšem možná, že víc. Přístroje byly laděné. Soudíme, že je to týž přístroj, o němž je poznámka o DDD25 na k. v. na str. 212 8. č. RA. Obě RL1P2 totiž na první ráz vidět nejsou (zasunuty v objímkách) a nápadná je jediná DDD25.


### NSR v Americe

Také Američané mají svou Kontrolní službu radiotechnickou, jejíž úkoly, podobně jako u nás, dotýkají se hlavně kontroly všechno radiového vysílání, zjišťování nekoncesovaných vysílaček, zjišťování polohy ztracených letadel, určování neoprávněných laických vysílačů, jichž přibylo zejména po výprodeji vojenských typů handie-talkie, atd. Před nedávnenem byli pozváni novináři do ústředny této služby v Laurelu, Maryland, a bylo jim předvedeno, jak rychle je možné novými metho-

dami určit polohu neznámého vysílače, ať pevného nebo pojízdného. Za války měla tato kontrolní služba plné ruce práce při pronásledování německých agentů. Mimo jiných dokonalých nástrojů měli technikové kontrolní služby malé indikátory, které opticky i akusticky udávaly blízkost vysílače, takže na pr. v hotelovém bylo lze jít na ostro třeba přímo do hotelového pokoje. Při svých vynikajících vlastnostech je přístroj tak veliký, že se vejde do dlaně. Za války zachránila kontrolní stanice přes 300 letadel jenom ve směru na Hawaii. Část pečlivě školenožho personálu dodnes pracuje v Německu a znešodňuje černé vysílače. V USA je významným úkolem stanice zjišťování podvodních bookmakerů, kteří podávají svým „spojencům“ předčasné zprávy o výsledcích dostihů. Je tedy činnost amerického „Keseru“ podstatně bohatší než u nás.
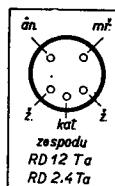
## Ochrana elektronek EF22

Zejména u elektronek EF22, které nyní přišly na trh ve větším počtu, vyskytuje se dosti často přerušení žhavicího vlákna v místě přívaření na silnější přívod a tím vyvádějící, neoprávněná porucha elektronky. Přerušení je způsobeno proudovým nárazem, který vniká do studeného vlákna s odporem za studena několikrát menším než za žhava. Nebezpečí a pravděpodobnost této poruhy podstatně zmenší, zařídime-li do žhavicího přívodu elektronky pevný odpor v rozsahu 5 až 10 ohmů. Tím totiž klesne proudová špička na hodnotu podstatně menší a při tom výkon elektronky s poměrně vydatnou kathodou klesne podle druhu použití jen o málo. Ještě výhodnější bylo napájet elektronku přes odpor z většího žhavicího napětí. (odpor ovšem přiměřeně větší — 35 až 40 ohmů — aby omezil žhavicí proud zase asi na 0,18 A), jak to dovoluje nově zavedené transformátory ze žhavicím napětím 12,6 voltů. V tomto případě je kolísání odporu žhavicího obvodu poměrně menší a nebezpečí přerušení přívodu ještě více omezeno. Ochranný odpor při žhavení z napětí 6,3 V je možné po vyžádání vypínat. Podle údajů výrobce se uvedená závada vyskytuje jen při chodu často přerušovaném, jako je tomu u přijímačů a pod., kdežto při chodu trvalém se vůbec neobjevuje.



RD12TA ( $\lambda$  min = 30 cm).  
Žhavení 12,6 V/0,08 A.

Mezné hodnoty: Anodové napětí 300 V, kathodový proud 30 mA, anodová ztráta 4 W.

Provozní hodnoty: Anodové napětí 100 V, napětí první mřížky 0, anodový proud 24 milliampér, strmost 6 mA/V, průnik 5 %, výkon při  $\lambda = 30$  cm, 0,8 W.  
RD2.4Ta ( $\lambda$  min = 20 cm).

Žhavení 2,4 V/0,4 A, nepřímo.

Mezné hodnoty: Anodové napětí 300 V, kathodový proud 30 mA, anodová ztráta 5 W.

Provozní hodnoty: Anodové napětí 300 voltů, napětí mřížky 0, anodový proud asi 24 mA, strmost asi 6 mA/V, průnik 5 %.

• Provoz na nejkratším amatérském pásmu 21 900 Mc/s zahájili minulý měsíc dva přední vědec pracovníci laboratoře General Electric, dr. A. Sharbaugh a L. Watters. Oboustranné spojení fonii uskutečnili na vzdálenost asi 300 m.

• Podle sdělení International Broadcast Division, Algiers, vysílají stanice Voice of America in North Africa na krátkých vlnách:

25,25 m od 11.00 do 17.00 GMT.  
31,4 m od 17.30 do 22.15 GMT.  
25,5 m od 11.00 do 19.15 GMT.  
31,2 m od 19.30 do 22.15 GMT.

a na střední vlně 255 m od 16.00 do 22.15 GMT.

Na pásmu 25 m vysílá v 16.45 hod. našeho času čínská stanice Čunkin anglickou i domorodou hudbu a v 17.00 hod. anglické zpravy. Hlásí se „Voice of China in Chun-King“ nebo také „Chinese International Broadcasting Station in Chun-King, China“ (zachyceno na Liberator, Telegrafia). Helena Helfertová.

#### Ceskoslovenské přijimače

Ing. Miloslav Baudyš, Československé přijimače, zapojovací plánky (továrních) rozhlasových přístrojů. Vydal Elektrotechnický svaz československý v Praze, v červenci 1946. Formát ČSN A4, 392 stran, 508 schematic a řada drobných vyobrazení. Cena šířka a ofiznuteho výtisku Kčs 600,-.

Spojovací schéma většiny přijimačů čs. výrobce, které byly uvedeny na trh do konce druhé světové války, s uvedením hodnot odporníků, kondenzátorů, mří kmitočtu, elektronek a přepinačů. Nedocenitelná pomůcka pro opraváře a zájemce.

Elektronkový kmitočtový modulátor. (číslo 10, 1946, str. 250 a d.).

V schématu na str. 251 nech si čtenář doplní kondenzátor 500 pF, zařazený mezi anodu impedanční elektronky V2 a vedením k cívce L1 a odporu 30 kΩ. — Hodnota L2 je chyběně uvedena v μH místo správného označení mH (milihenry).

#### KRÁTKÉ VLNY

Č. 9, 1946. — Poznámky k elektronové vázanému oscilátoru. Budíč pro „všechna“ pásmá. MUC. J. Staněk. — Elektronková reaktance jako kmitočtový modulátor, H. Miša. — Malý superhet pro krátké vlny s ECH4 a EDD11. — Výpočet síťových transformátorů, Ing. J. Schubert. — Návrh jednotné spojovací šňůry u přijimačů, J. Forejt. — Superreakní přijimače. — Lecherovy dráty a měření s nimi. — Oscilátor pro velmi vysoké kmitočty, J. Forejt.

#### WIRELESS WORLD

Č. 10, srpen 1946, Anglie. — Zkoušky kmitočtové modulace. — Astronomický radar, některé budoucí možnosti, A. C. Clarke. — Hlubí a impulsová modulace, theoretické možnosti a praktické uskutečnění, T. Roddam. — Vf činnost obrazového zesilovače, II, seriový opravný obvod.

#### ELECTRONIC ENGINEER

Č. 224, říjen 1946, Anglie. — Nový osciloskop se zesilovačem ss napětí, J. H. Reyner, F. R. Milsom. — Elektronkové stopky pro fotografické exponování a zvětšování, N. Phelps, F. Tappenden. — Rádkovací členici soustavy televizní, A. M. Spooner, E. E. Shelton. — Servomotorek s gyroscopickým

pohonem planetovým soukolím, rychlým rozbehem a malou spotřebou při značném momentu, A. E. Adams, D. Waloff. — Zvukové nahrávací přístroje na film 16 mm, J. Neil. — Vývoj kovových stykových usměrňovačů, H. K. Henisch. — Vývoj techniky infračervených paprsků v Německu, V. Křížek, Dr V. Vand. — Měřicí přístroje pro vlnové vodiče, G. Ashdown. — Vliv kmitočtu při indukčním topení, Dr. R. A. Nielsen.

#### LA TÉLÉVISION FRANÇAISE

Č. 17, září 1946, Francie. — (Počínaje tímto číslem změnil list svůj formát na výškový, 237×313 mm, cenu z 45 na 65 franků, a byl sloučen s časopisem Électronique). — Nová fr. obrazovka pro televizi COVER typ A 185. Kontrolní přijimač pro televizi s velmi jemným členěním, R. Aschen. — Televize Itálie. Zesilování pro obrazové kmitočty, R. Tabard. O kontrastech televizního obrazu, P. Philippe. — Vlastnosti obvodů pro velmi vysoké kmitočty, J. Noel. — Televizní přijimač s obrazovkou COVER 185. — Proč 455 linek? — Elektrokardiogram, použití elektroniky v lékařství, B. Roger. — Praxe kmitočtové modulace, R. Gosmand. — Měření rozladění součástí v obvodů, P. Lygrisse. — Použití velmi krátkých vln, řízení na dálku. — Nastavení fadingového obvodu. — Křemenové oscilátory, P. Claude.

#### RADIO

Č. 10, říjen 1946, Jugoslavie. — Pomocný vysílač s AF7, 2krát AC2 (v generátor, n generátor a oddělovací stupeň) s odporovým dělicem výstupního napěti, A. Soklić. — Základy radiogoniometrie, dr. Ing. M. Planta-nida. — Wheatstoneův můstek v amatérské laboratoři, dok. Ing. A. Lisulov. — Krystalové přijimače, přehled pro začátečníka. — Značení ruských elektronek. — Selektivní mřízesilovač pro příjem telegrafních signálů.

#### RADIO

Č. 3, květen 1946, Polsko. — Dům belgického rozhlasu v Bruselu, A. Blicher. — Kmitočtová modulace, dok. — Zvláštnosti v přijimačích, pokr. — NF transformátory a tlumivky, pokr. — Obnovení elektronek (přezáváním). — Základní data pro návrh vibracních měničů. — Měrné v generátory, Cz Dobrowolski.

Č. 4-5, červen-červenec 1946, Polsko. — Pokroky v radionavigaci, Ing. J. Ziolkowski. — Zvláštnosti v přijimačích. — Použití thyatronů v radiotechnice. — NF transformátory a tlumivky. — Vf generátory, dok. Ing. Cz Dobrowolski. — Omezování poruch v sítích a přístrojích s přerušováním proudu. — Zesilování vysokých kmitočtů. O čtyřpólu, Ing. Cz Dobrowolski. — Resonanční obvody, Ing. Cz Dobrowolski. — Dlenské elektronkové voltmetry.

Č. 6, srpen 1946. — Ultrakrátké vlny, B. A. Wwiedenskij, J. I. Kaznaczejew (Vvedenskij, Kaznaczejev). — Zvláštnosti v přijimačích. — Použití thyatronů v radiotechnice, pokr. — Síťový zesilovač 20 W, Ing. C. Klimczewski. — Pokroky v radionavigaci, Ing. J. Ziolkowski. — NF transformátory a tlumivky.

#### COMMUNICATIONS

Č. 8, srpen 1946, USA. — Přehledy návrhu vysílače, M. R. Briggs. — Rozbor postupu návrhu čívek s odporovou záťíží napájených linkami, S. Sabaroff. — Rozhlasové zařízení návěští, udávající ve vysílači i studiu vypadnutí nosné vlny, R. R. Taylor. — Přísl. fm vysílače, 8, N. Marchand. — Elektronický navigátor pro lodi, T. Grover, E. C. Klunder. — Preventivní udržování rozhlasových stanic, Ch. H. Singer.

#### RADIO NEWS

Č. 3, září 1946, USA. — Radiový telefon všem, S. Freedman. — Bzučák pro učení Moravské abecedě, N. L. Chalfin. — Moderní hledač pokladů, W. E. Osborne. — Zpráva

z Bikini, O. Read. — Přesný můstek na měření odporu s dekádou, G. Dexter. — Přijimač-vysílač pro začátečníky, C. M. Sullivan. — Měření velmi vysokých kmitočtů, R. Endall.

#### QST

Č. 9, září 1946, USA. — Elektronkový stabilní oscilátor k náhradě krystalového, D. Mix. — Dokonalý elektronkový klíč, W. R. de Hart. — Grafické řešení napaječe, R. E. Kelley. — Přenosný přijimač pro 2, 6 a 10 metrů, E. P. Tilton. — Tři vysílače pro 2 m, řízení krystalem, W. W. King. — Vlnoměr s dvojím usměrňením pro kontrolu vysílače, R. H. Dellar.

#### PRODEJ • KOUPĚ • VÝMĚNA

Každý inserát musí obsahovat úplnou adresu zadávajícího. Pište čitelně a účelně zkracujte slova.

Cena za otištění inserátů v této hřidce: první rádka Kčs 25,—, další, i neplné, Kčs 13,—. Za rádku se počítá 40 písmen, rozdělených na mezeru. Částku za otištění si vypočtěte a připojte v bankovkách nebo v platných pošt. známkách k objednávce. Ne honosované inseráty nebudou zařazeny.

Kúpim: ihly pre šijacie stroje v malom alebo vo velkom, bicyklové pláště a duše každého rozmeru, dobrý fotoaparát len zrcadlovku ROLEIFLEX automat na film 6x9, připadne vymením za dobrý kufrík, písací stroj, ďalej kúpim elektronky ECL11, KK2, UCH4, UBL11, AK2, AZ21, DCH21, DK21, DF21, B443. Jan Gonda, Detva, Slovensko. (pl.)

Radioamatérom odborne posluží ERAFON, Bratislava, Gunduličova 1/a. Vyžiadajte si cenník skladového tovaru. (pl.)

Väčšie množstvo RG12D60 vymením za RV12P2000, RLIP2, RV2, 4P700 a iné voj. elektronky. D. Tréger, Bratislava, Svoradova číslo 5. (pl.)

Dvě přenosné superreg. tlampovky rozsah 8,5 až 10 m prodám po Kčs 1200,— nebo vyměním za síť. radioaparát. L. Ženíšek, Praha-Smíchov, Žižkova 7. (pl.)

(Pokračování na další straně)

#### Nášla a za redakci odpovídá Ing. Miroslav Pacák

Tiskne a vydává ORBIS, tiskárská, nakladatelská a novinářská společnost akciová v Praze XII, Stalinova 46. Redakce a administrace tamtéž. Telefon 519-41\*, 539-04; 539-06. Telegramy: Orbis-Praha.

„Radioamatér“, časopis pro radio-techniku a obory příbuzné, vychází 12krát ročně první středu v měsíci (změna vyhrazena). Cena jednoho výtisku Kčs 15,—; předplatné na celý rok Kčs 160,—; na půl roku Kčs 82,—, na čtvrt roku Kčs 42,—. Do ciziny k předplatnému poštovné; výši sdělí administrace na dotaz. Předplatné lze poukázati v platném lístku Poštovní spořitelny, číslo účtu 10.017, název účtu Orbis-Praha XII, na složence uvedte čitelnou a úplnou adresu a sdělení: předplatné „Radioamatéra“.

Otisk v jakékoliv podobě je dovolen jen s písemným svolením vydavatele a s uvedením původu. — Nevyzýdáné příspěvky vrácí redakce, jen byla-li přiložena frankovaná obálka se zpětnou adresou. — Za původnost a věškerá práva ručí autoři příspěvků. — Otiskované články jsou připravovány a kontrolovány s největší péčí; autoři, redakce, ani vydavatel nepřijímají však odpovědnost za eventuální následky jejich aplikace.

Křížkem (+) označené texty zařadila administrace.

Příští číslo vyjde 4. prosince 1946.  
Redakč. a insert. uzávěrka 20. listopadu 1946

Prodám dva mikrometry 0—25—50 mm nové za Kčs 1000,—. J. Blaha, Náměstí na Hané, čp. 253. (pl.)

Prodám elektronky za 75 procent ceník. ceny: Amer. 55, 75, 78, 44, 15, 6F7, 83; evropské: 4krát KC1, VC1, VL1, DC11, CCH1, ECH21, EF22, AZ1, AZ4, AZ11. Tel. RS289. Burian, Kunratice u Prahy, 22. (pl.)

Koupím velkou ameriku i bez lamp. Ing. St. Raab, techn. konsulent, Praha XII, Římská číslo 24. (pl.)

Prodám amer. elektronky: 6krát 6J7; 2krát 6K8; 6krát 6V6; 3krát 6SK7; 3krát 6L6G; 2krát 6L6; 2krát 6SC7; 2krát 5Z4; 35Z4GT; ST4; 117L7GT; 1T5GT; 1H5GT. Cincula, Praha XII, Jičínská 10/IV., dv. 20. (pl.)

Koupím v jakékoliv ceně elektronky LP10 a 2krát LP20. Josef Svoboda, prod. novin, Cvikov, náměstí č. 119. (pl.)

Superhetovou soupravu cívek, sestavy, obou, oscil., dvou mf. 472 kc, mont. na desce, přepinači, jen šest spojů k připojení, ohledně vyroběné, vyzkouš. signalgener. a v hrajícím modelu, zaručeně hrající, lehký montáž než obyčejné dvojky za Kčs 525 včetně anten. filtru vyrábí a dodává firma Ing. Vladimír Ondroušek, Brno, Bratislavská 17. (pl.)

Různé měř. přístroje pro stud. radiotechniky, též přesné ocejch. oscilátor s modul. koupí B. Zelenka, Praha XII, Chrudimská 5. (pl.)

Mikroampérmetr v bakel. 14×16 cm prodám za 1500 Kčs, dvé amer. Hz diody 866 Kčs 300, 10 kg Cu drátu, smalt., Ø 0,1—0,6 Kčs 300, elektronky EM4, AL4, AF7, AC2, RES094 Kčs 300. O. Šafařík, Praha XII, Boleslavská 11. (pl.)

Koupím DCH11 ihned. M. Bartuňek, Stará Boleslav 719. (npl.)

Deset roč. Radioamatéra prod. za 1500 Kčs, svérák York, vrtačku, brusku, závitníky, pilníky atd. v kovové skříni prod. se slevou. O. Šafařík, Praha XII, Boleslavská 11. (pl.)

Přepínáme na vlnový rozsah, 5—10 m, je obsah Technických zpráv č. III/46 vydaných firmou E. FUSEK. Obdržíte za Kčs 5,— ve známkách. (pl.)

Přijimač Nora na baterie i síť vyměním za jakékoliv autoradio třeba poškozen. V. Strejc, sklenářství, Přeštice, náměstí. (pl.)

Prodám hodnotný radiomateriál a některé druhy elektronek. Seznam na pož. L. Koželuh, Klikov 47. (pl.)

Veškeré radiosoučástky a přijímače dodá ihned radiozásilací sklad pro amatéry L. Čermák, Kolín IV, Jungmannova 27. Vyzádejte si nový hlavní ceník. Velký výběr vhodných vánočních dárků. (pl.)

## Odborník radiotechnický

mladý radioamatér bude přijat odborným radio-vodem v Praze pro prodej neb kancelář.

Zn. „Živý zájem“ do adm. t. l.

## Radio odborník

s 15letou praxí, dobrý opravář, přijme místo jaka vedoucí v obchodě nebo dílně ve větším závodě. Po případě převezmu vedení celého radio a elektro odděl. i v pohraničí.

Nabídky p. značkou „48letý“ do administrace t. l.

# Universum

Větší hodnoty a zanojení  
tu i cizozemských elektronek

## PŘÍRUČKA PRO RADIODÍLNY A AMATERY

Vydal: Ing. St. Raab, techn. konsulent — Praha XII, Římská 4.



### MAVOMĚR I.

universální měřicí  
přístroj s 8 rozsany  
pro měření miliampérů  
a voltů.

5000 Ω/V

Cena Kčs 1090,—

MAVOMĚR II.

Universální miliampérvoltmetr  
MAVOMĚRY

jsou popsány v technickém popisu,  
který vám ihned zašle

E. Fusek  
DŮM DOBREHO ROZHLOSU

PRAHA II,  
Václavské n. 52

## RADIOMECHANIKY

pro své dílny, laboratorně vybavené měřicími  
přístroji, přijme firma

## RADIO SAXL, CHRUDIM

TELEFON 202

Příležitost k zapracování na zesilovacích zařízeních pro zvuková kina a veřejný rozhlas

## Můstek na rychlá měření

strmosti, průniku, zesilovacího činitele, vnitřního odporu a charakteristik přijímacích elektronek v libovolných provozních podmínkách, udávaných v ceníku elektronek. - Měřicí přístroje vicerozsahové, signální generátory a j. fy AVO. - Přesné měřicí přístroje slaboproudé fy General Radio. - Rozhlasové a elektrotechnické zboží. - Opravy měř. přístrojů vf., nf., stroboskopů, osciloskopů atd.

## ELFLOMETA, PRAHA XVI

PALACKÉHO 42