

RADIOAMATÉR

Časopis pro radiotechniku a obory příbuzné

2

Ročník XXVI • V Praze 5. února 1947

OBSAH

RADAR mapou i lodivodem	30
Motor, který se netočí, startuje letadla	31
Obvod stínící mřížky	32
Radiofonní linky, spoje budoucnosti	33
Přijimače a měřidla v USA	34
Nové americké osciloskopy	35
Výpočet obvodu oscilátoru v superhetu	36
Žhavení střídavým proudem a bručení	37
Oceloniklové akumulátory	38
Superhet do auta	40
Amatérský krystalový mikrofon	44
Přenosný SINLE SPAN	46
Mechanický volič kmitočtů	48
Železová jádra z vojen. výprodeje	49
Poučení o fyzikální podstatě hudby	50
Pro vaši diskotéku	50
Drobnosti o deskách	51
Ještě záporná zpětná vazba	52
Z redakce, K předchozím číslům	
Obsahy časopisů, Koupě - prodej - výměna	52-54
K nížní píloha. Měření v radiotechnice, žárová měřidla	65-72

Chystáme pro vás

Jednolampovka bez anodové baterie. Miniaturní zesilovač pro nedoslychavé. Standardní superhet s továrními cívками. ● Malý dynamický reproduktor. ● Reproduktor ze sluchátka.

Plánky k návodům v tomto čísle

Superhet do auta, s schema ve větším měřítku, náčrt kostry a rozložení součástek, s pojovací plánem za 35 Kč v redakci t. l. ● Plánky posílá redakce Radioamatéra jen přímo odběratelům za příslušnou částku, připojenou k objednávce ve známkách nebo v bankovkách, a zvětšenou o 2 Kč na výlohy se zasláním.

Z obsahu předchozího čísla

Válcová rýsovací deska. ● O stabilizátorech s výbojkami. ● Selektivní filtr bez resonance. ● Pokusný panoramatický adaptér. ● Stabilisovaný napájecí zdroj. ● Malá ohýbačka plechu. ● Lídový superhet s třemi stejnými pentodami. ● Reflexná dvojlampovka na síť. Všeestranný vstupní zesilovač ke koncovým stupním třídy A nebo AB1, pro mikrofon, fonoteku, přenosku i rozhlas. Pásmový filtr pro 100 kc.

KDY BUDE, proč ještě není, co dělají odpovědní činitelé, že ji dosud nemáme, když dnes už slaví triumfy v Americe, v Anglii, ve Francii a v Rusku se silně rozvíjí a také v Německu byla už před válkou?“ Tak se asi rozvírá vějíř otázek, buď jenom zviditelných, nebo naléhavých a vyčítavých. Některou z nich uznává vás přítel za znalce radiotechniky, s jinou zákazník překonává poslední váhání před nákupem nového přijímače (neměl bych přece jen počkat, až to bude i s tou...?) a konečně formou odborné rozvojité obrazce se takto některí radiotechnikové přimějí nebo články v novinách na „příslušné činitele“. Ti podle méně nedorozuměvých zájemců asi klidně podtrouvají ve svých kreslích, když dosud nic nenašvédčuje tomu, že se vbrzku dočkáme televize.

„Proč se tolik lidí o ni zajímá? Vysvětlení jest snadné:

kdo by netoužil mít doma rozhlasovou obdobu kin a divadla zároveň,

když už tolík let čítá popisy i chvalozpěvy na nejnovější výboj elektrotechniky? Oč bohatší byl by rozhlasový pořad, kdyby naše mluvici skříňky nepodobaly jen zvukový stinohru děje, nýbrž působily i na smysl nevinností, to je zrak. Jak vásivně touží pokročilý radioamatér, a tím více badatel z profese, změřit své síly s úkoly této náročné odnože rozhlasové techniky. To vše jsou naléhavé podněty oněch když už, a přece na ně stoupenec reality a účelnosti nemůže s dobrým svědomím odpovědět jinak než zatím ještě ne.

Není to odpověď optimistická, a než se pokusíme podat její důvody, připomeňme, že je to názor pisatelů a nikoliv oficiální zpráva. Jádrem našeho názoru na vše je toto: chatrně oblečený člověk nepospíchá s nákupem cylindru. Také v tomto stáří, však v schudlém a opožděném ve vývoji, je prvním úkolem vyplnit všechnou mezuru, a teprve potom lze pomyslet na doplnění a zpestření rozhlasu. Až dojdeme tak daleko, bude to patrně rozhlas s frekvenční modulačí, na němž si naši výrobci, posluchači i amatérzyku na zvláštnosti vln pod 10 metrů. Teprve potom bude na řadě televise. Budovat obecné televizní vysílání s omezeným dosahem, desetitisicovými nároky na kapsu poslučávání a s desetimilionovými požadavky na státní pokladnu, nemělo by mnoho rozumného smyslu, dokud nebude plně využit rozhlas akustický, než bude rozšířen do všech domácností, než bude dobrý přijímač — ne ovšem lidová dvojlampovka — stát nejvýše měsíční výdělek pracujícího člověka, než budou studia a vysílací stanice rozhlasu vybaveny tak, jak to dovoluje dnešní rozvoj vědy a průmyslu. Takový je totiž logický sled výstavby, a k jeho závaznosti musíme přidat ohledy hospodářské: nemůžeme si dovolit reprezentativní experiment, který by dlouhou dobu finančně závisel na jiných zdrojích, nevíce patrně na posluchačích rozhlasu, kteří jsou už dnes postiženi příliš vysokým rozhlasovým poplatkem.

Námitky zastánců československé televize lze zhustit do dvou řádků. Proč ne-následujeme příkladu sv. ř. kde televizi již mají? Jak nahradí ztrátu z pozděší patentové závislosti na cizinech, nepostará-

me-li se včas o protiváhu patentu vlastními! Ani zde nám nechybí vysvětlení. Tiskové zprávy vzbuzují dojem, že televize je v průkopnických zemích na postupu vitézném a že brzy vytlačí obyčejný rozhlas opačným sledem figur, než kdysi zvukový film zvítězil nad němým. Tento dojem není presný. Ve skutečnosti se americký průmysl i rozhlas teprve chystají do boje za telefonní vysílání. Rubem optimistických článků je horečně úsilí techniků o levné a hodnotné přístroje, které by byly s perspektivou poskytovaných požitků zbožím dostatečně lákavým. Rozhlasoví hospodáři konstruují plány finančního zabezpečení televize na pouhých předpokladech a nejistých analogiích z minulosti rozhlasu, a jejich starosti rovněž nejsou malé. Předpoklady mohou být predstízeny, mohou však také zklamat, a

je věru dosti důvodů, pro něž bychom se rozpoznavali příznivější možnosti větší výhledky. Proto se bedlivě pozorovateli zahraničních zpráv jeví americký shon okolo televise spíše jako sliby a práni než jako skutky a záruky. Technikové mají ovšem úspěchy, některé jsou oběvy rázu převratného. Otázky hospodářské a organizační zůstávají však otázkami a problém televise zůstává v našich očích problémem, jehož vyřešení se může protáhnout ještě o řadu let. Pro zámožné a rozsáhlé státy s četnými kladnými předpoklady, jako jsou možnosti odbytu i působnosti, a hlavně nadbytek prostředků, je takový experiment únosný. Pro stát malý, však v schudlém, by byl — mluvme bez obalu — nepřiměřeným přepychem. Moudrý člověk se učí z příkladu: Dánsko a Holandsko jsou v technice aspoň tak zdatné, jako Československo; Švýcarsko a Švédsko, jsou nadto věkou nedotčeny, a přece tu ani tam nevyšla televize z laboratoří do pokusů a využití.

Otázka patentové závislosti je vlastenecky zaujatému technikovi zdrojem starostí. Odedávna jsme v radiotechnice poplatní cizine částkami, které představují citelný odliv národního statku. Aby se ty poměry zlepšily, k tomu je třeba usilovně pěstování tvůrčích sil mezi našimi vědci. Téměř dopřejeme nejlepších škol, dokonalého pracovního prostředí a štědrých hospodářských podmínek. Postavení nížního regionálního televizního stanice bychom však jejich úsilí podstatně nepodepřeli. Ani zaujatý obhájce amatérství nesmí tu přehlédnout, že toto není pole pro amatérské individuality, třeba byly využity největší lásku a zájemem. Zde musí nasadit tempo badatelská skupina v rámci ústavu, vybudovaného v rysech tak velikých, jak to dokáže jenom sdružený průmysl, se znásobeným potenciálem výroby hmotné a intelektuální, a se značnými prostředky finančními. Taková instituce nepotřebuje využívat televizního rozhlasu, nýbrž přístroje laboratorní s konstituční a účelem podstatně odlišným od konečného produktu její práce.


A tu můžeme potěšit čtenáře, že základ takové organizace je položen, že u nás silně rozvíjí badatelská práce v okrajových oblastech elektrotechniky a její výsledky — je to ovšem vklad dlouhodobý — jistě budou hodnotné. P.

Kdy se ji dočkáme?



Ze světa TECHNIKY

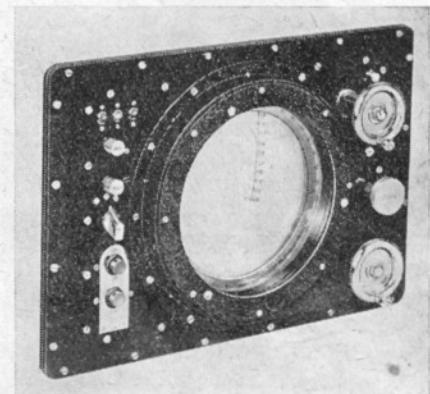Stanoviště navigačního důstojníka lodi. V mapovém stole je vestavěn radarový pozorovací přístroj, na jehož obrazovce lze pozorovat všechny překážky v cestě a okolí lodi do vzdálenosti asi 10 mil. — Řízení vlastního přístroje (dolejší obrázek) není složitější než u běžného osciloskopu.



Radar je bezesporu z nejúspěšnějších zbraní této války. Jeho výzkum, vývoj a výroba stála více než atomová puma; výsledek války a nové mimoře využití však dokládají, že úsilí a náklady nebyly zbytečné. Výzkum velmi vysokých frekvencí otevřel radiotechnice nedozírné perspektivy budoucího vývoje a přístroje, založené na principu elektrické ozvěny, jsou tak cenným doplňkem k zabezpečení letecké a lodní dopravy, jako byl kdysi kompas a první jiskrová stanice. Myšlenka, použít rádaru pro lodní dopravu za nepříznivých povětrnostních podmínek a špatné viditelnosti, vznikla patrně již v době, kdy byly první aparatury vestavěny do válečných lodí spojenců. Až po skončení války bylo však lze započít s vývojem těchto přístrojů pro civilní použití. Nestačilo totiž namontovat do obchodních plavidel radarové přístroje válečné, protože podmínky jsou podstatně odlišné. Civilní radar musí být malý, lehký a levný, aby mohl být i na nejmenších lodích. Z téhož důvodu musí mít malou spotřebu energie a nejdédnoušší obsluhu, aby s ním mohli pracovat každý námořní důstojník i bez dlouhého výcviku. Přiměřená, nepříliš vysoká cena, je také důležitou podmínkou, které za války nebylo třeba vyhovět v prvé řadě. Spoluprací konstruktérů a námořních odborníků na základě zkušeností ze stavby radarů typu PPI (Plan Position Indicator), vznikl prostý a dobré vyhovující přístroj, který ukazuje obrázky. „Radar je nejlepší pomocí, jakého kdy námořníci dostali. Znamená konec strážek na moři“, tak jej charakterisoval kapitán E. Griffiths, na jehož lodi Atlantic Coast byla namontována pokusná aparatura.


Zopakujme si, jak tento nejnovější derivát radarové techniky pracuje: Jednoduchý magnetronový oscilátor vyrobí několikrát za vteřinu velmi krátké elektro-

RADAR mapou i lodivodem

magnetické impulsy o vlnové délce 3 cm, které jsou vedeny trubkovým vlnovodem do exponenciálního trichtýře v ohnisku parabolické antény na předním stožáru lodi. Anténa soustředí vysílaný signál do velmi úzkého svazku nad hladinou moře. Je-li v cestě paprsku hmotná překážka, odraží se část signálu zpět a je přijata touž anténou, tentokrát přepnutou na příjem. V několikastupňovém superhetu se přijatý signál zesílí a vede do vlastního indikátoru, kde vyvolá na stínítku obra-

zovky, s dlouhým dozíváním světelný bod. Jelikož se reflektorová anténa (a s ní synchronně svazek elektronů v obrazovce) pomalu otáčí kolem svíslé osy a tím „ohmatává“ celý prostor kolem lodi ve vodorovné rovině, vytvoří se na stínítku obrazovky za jednu otáčku zjednodušená mapa okolí. Obsluhujícímu důstojníku stačí pouze porovnávat obrázek na stínítku se skutečnou mapou a tím nejen vidět, kudy má loď vést, ale i přesnou její polohu a také vzdálenost, i kdyby mapa měla chybu. Vlastní indikátor má tak malé rozdíly, že se vejde do mapového stolu navigátorova. První loď, která je tímto zařízením chráněna před úklady přírody v podobě mlhy a noční tmy, je dnešní královna moří „Queen Elisabeth“.

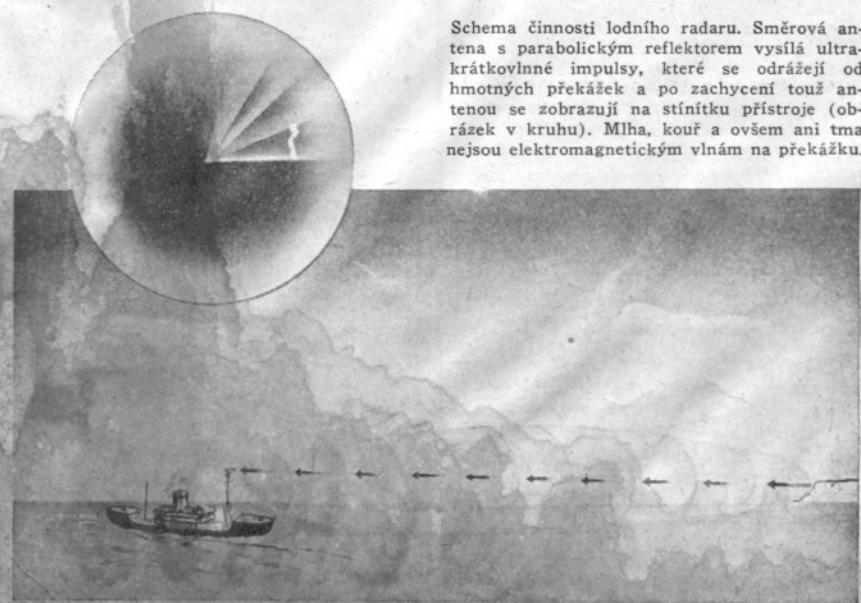Schema činnosti lodního radaru. Směrová anténa s parabolickým reflektorem vysílá ultrakrátkovlnné impulsy, které se odražejí od hmotných překážek a po zachycení touž anténou se zobrazují na stínítku přístroje (obrázek v kruhu). Mlha, kouř a ovšem ani tma nejsou elektromagnetickým vlnám na překážku.



Další, jak slibují britští výrobci, přijdou brzy na řadu. Všemocný Lloyd dokonce přislíbil takto vybaveným lodím výhodnější pojistné podmínky; tím by byly přístroje brzy zaplaceny. (Obrázky a informace Britské informační služby.)

Otokar Horňa.

MOTOR, který se netočí STARTUJE LETADLA

Opravdu to vypadá, že technická převratnost z Ameriky nebude mít konec. Švýcarský časopis přináší popis důmyslného startovacího zařízení pro letadla, které postavili technikové Westinghouse Electric Corporation. Tento katapult využívá ke své funkci elektrického proudu (odtud jeho název *electropult*) a jeho velkou předností je, že umožňuje krátký a rychlý start letadlům, která pro značnou startovací rychlosť nebo váhu vůbec nemohla použít dosavadního katapultu mechanického.


Electropult je v podstatě indukční elektromotor na střídavý proud s kotvou na krátko. Pro svůj nezvyklý tvar dostal od svých tvůrců velmi příležitostný název: lineární motor. Původní rotor, t. j. pohyblivou část u běžného motoru tvoří betonová dráha 850 m dlouhá a 30 m široká. Do ní jsou zapuštěny dvě kolejnice, mezi nimiž je v celkové délce 421 m upevněno přes 300 000 ocelových desek, proložených skoro 17 000 tyčemi z odpornového materiálu. Je to tedy jakási plochá kotva na krátko. Tento obří rotor, přestavěný do obvyklého kulatého tvaru, by měřil v průměru celé 134 m. Stator, t. j. obvykle nepohyblivá část elektrického motoru, je tu v podobě nízkého a širokého vozíku, pohyblivého po zminěných kolejích. Ve vozíku jsou vestavěny silné ploché závity a magnetický obvod, obvyklá část statoru. Proud se do tohoto zařízení přivádí silnými kovovými pásy, položenými na dně betonového příkopu pod rozjezdovou dráhou s kolejnicemi. Vozík je hlavní součástí zařízení, protože udílí pohyb letadlu, připravenému ke startu. Letadlo se postaví na betonovou dráhu na vlastní podvozek a vozík se vsune pod ně. Má proto poměrně malé rozměry, je dlouhý 3,5 m, široký něco málo přes metr a jeho výška nad kolejnicemi je pouhých 13 cm. K spo-

jení letadla s vozíkem se používá ocelového lana, které je svým prostředkem volně zavlečeno v silném háku na předním kraji vozíku. Konec lana jsou připevněny na spodní straně obou nosných ploch startujícího letadla. Je-li vše připraveno, dojde lineární motor velký proudový náraz, trvající několik vteřin. Vozík se prudce rozjede a když dosáhne dostatečné rychlosti, zabrzdi se. Tažné lano se po rychlém zastavení vozíku z háku lehce vyvleče a letadlo pokračuje v letu vlastní silou.

Nejjednodušší součástí celého startovačního zařízení je napájecí část. Patří k ní mohutný letecký motor Pratt & Whitney o výkonu 1100 HP. Ten pohání velké dynamo, které napájí stejně mohutný stejnosměrný motor. Ten je zase spřažen s obrubovským setrvačníkem o váze 24 tuny. Setrvačník je na společném hřidle se střidavým generátorem, stavěným na krátkodobé zatištění velmi silným proudem. Po uvedení tohoto složitého zařízení do chodu dosáhne setrvačník se střidavým generátorem za jistou dobu 1300 obrátek za minutu. Při startu se odpojí oba stejnosměrné stroje a střidavý generátor, poháněný prudce roztočeným setrvačníkem, je připojen na vedení k lineárnímu motoru. Obrovská energie, nahromaděná v setrvačníku, uvede plochý vozík na lineárním motoru mohutnou silou do rychlého pohybu a tím letadlo do vzduchu.

V několika málo vteřinách, které jsou nezbytné, aby letadlo dosáhlo dostatečné rychlosti, dostane startovní vozík výkon, přesahující značně 12 000 kW. To odpovídá asi 16 000 HP, které představují tažnou sílu tří velkých železničních lokomotiv.

Elektropult dokáže odstartovat v několika vteřinách i těžká dopravní letadla, a to rychlostí bezmála 200 km/hod. Při tom k tomu potřebuje pouhých 150 m rozjezdové dráhy. Startovací vozík se rozjede plynule a dosáhne své největší rychlosti asi po dvou vteřinách. Cestující v letadle proto při startu nikdy netrpí, kromě krátkého a nepřijemného pocitu v žaludce v krajině. Z *electropulta* mohou stejně dobře startovat i turbinová letadla, která potřebuje k svému startu rychlosť aspoň 180 km/hod. Zde jí dosáhnou za pouhé čtyři vteřiny. Při zkouškách se samotným vozíkem bylo zjištěno jeho rychlosť 364 km za hodinu, která dosáhl za necelých 150 metrů. Při startování letadel je možnost zabrzdit vozíku na libovočném místě rozjezdové dráhy. To se děje odpojením střidavého generátoru od vedení k lineárn-

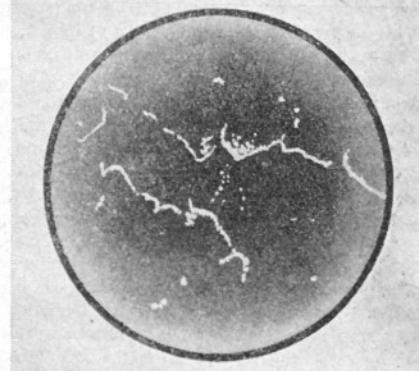

Porovnání části námořní mapy a příslušného obrázku na stínitku obrazovky. Lodě je přesně ve středu kruhu. Přístroj znázorňuje schematicky, ale dostatečně zřetelně obrys pobřeží, polohu ostrůvků, ale i detaily břehu, větší skupiny domů, skal, zčásti zakryté obrysů zálivů, hor a atd. I to přispívá k zajištění správné orientace.


nimu motoru. Samotný vozík má mimo to samočinné brzdící zařízení, které začne působit hned po odpojení elektrického proudu.

Electropult byl původně určen pro americké letectvo, bojující v tichomořské oblasti proti Japoncům. Zde působil Američanům velké obtíže citelný nedostatek letišť v mateřských letadlových lodí. Když se celé zařízení blížilo k dokončení, podepsalo Japonsko kapitulaci, a tak se *electropult* už nedočkal použití ve válce. Mnohem větší možnosti se však jeho použitím otevírají civilnímu a dopravnímu letectví. Umožní start letadlům na malých ostrovech, na mateřských letadlových lodích, na málo přístupných místech a všude tam, kde je málo místa pro rozjezd velkých letounů. Zatím jsou v provozu dvě tato zařízení a obě slouží americké armádě. Podle úsudku znalců bude však možno postavit podobná startovací zařízení i pro nejtěžší letadla. Tím by se otevřely velké možnosti letecké dopravy na celém světě. (Podle Neue Zürcher Zeitung.)

Jiří Janda

Televise v SSSR

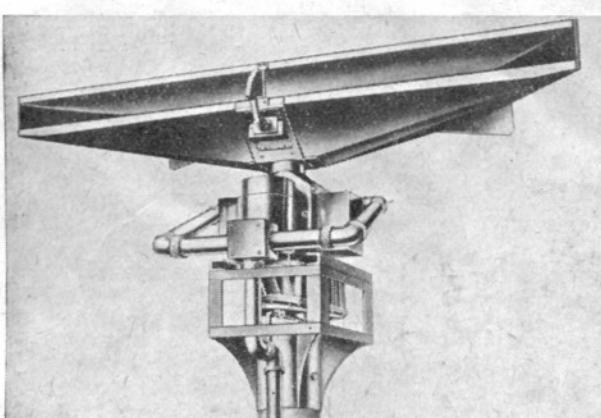Čtvrtá sovětská pětiletka pamatuje i na televizi. Dnešní moskevské studio bude v příštím roce zvětšeno a zdokonaleno, a bude spojeno speciálními kably s novými televizními stanicemi v Leningradě a Kijevu. Další televizní studio se buduje ve Sverdlovsku.



Trubkovými vlnovody vede se energie z vysílače lodního radaru do ohniska nízkého parabolického válce, který ji vyšle do prostoru v podobě úzkého svazku, a stejným způsobem po doznamení signálu zachytí jeho ozvěnu a dodá ji přijimači. Antena se otáčí buď samočinně nebo ručně, a tím dovoluje prozkoumat kteroukoli část obzoru.

OBVOD STÍNÍCÍ MŘÍŽKY

Jeho vliv na zisk. kmitočtovou charakteristiku a výpočet blokovacího kondensátoru.

Ing. M. Pacák

Stínící mřížkou jmenujeme onu mřížku složitějších elektronek, jež je umístěna mezi mřížkou řídicí a anodou. Jejím účelem je, aby omezovala vliv anody na řídicí mřížku, či stínila je vzájemně; odtud její jméno. Stínění dosahujeme dvojího: předně nemůže zesílení napětí z anody působit na mřížku a tím vyvolávat zpětnou vazbu, která může být u většich kmitočtů a při resonančních obvodech v obvodu mřížky i anody pozitivní a působit nežádáné oscilace; za druhé zvětšujeme zesilovací činitel elektronky. Abychom si toto ujasnili, připomeňme, že u triody, jež tedy stínici mřížku nemá, působí na anodový proud nikoliv jen napětí, které přivádíme k zesílení na řídicí mřížku, nýbrž jisté menší napětí řídicí, které vzniká společným působením napětí mřížky, e_g , a současně jistou částí napětí anody, jež je dána tak zv. průnikem z anody na mřížku, D . Toto napětí $D \cdot e_a$ má však opačnou polaritu než mřížkové, protože i napětí anodové e_a (mluvíme stále o střídavých napětech) má opačnou polaritu než napětí mřížkové. Pak tedy neovlivňuje anodový proud napětí e_g , nýbrž hodnota

$$e_g - D \cdot e_a$$


která je zřejmě menší než e_g , a tím i účinek na anodový proud a konečně zisk elektronky je menší. Názoru na věc snad prospěje připomínka, že mřížka je ve skutečnosti poměrně měkká drátěná spirála, která nestačí ve své rovině vytvořit elektrické pole, dané jen mřížkovým napětím e_g , když v jisté nevelké vzdálenosti je značně větší napětí e_a . To působí sice zeslabeně — odtud součinitel D , který je vždy menší než jedna — avšak přece zřetelně, takže výsledné elektrické pole je právě menší.

Aby tento škodlivý účinek nevznikl, aby tedy anodové napětí nemohlo „pronikat“ svým účinkem na mřížku, byla po prvé u elektronek tak zvaných stíněných (tetrod) použita mezi anodou a řídicí mřížkou ještě další mřížka, zvaná stínice, jež měla mít střídavý potenciál nula. Tím se potlačí pronikání vlivu střídavého pole anody do oblasti mřížky řídicí, průnik D , z anody na řídicí mřížku a tím i zmenšující člen $D \cdot e_a$ se mnohonásobně změní a anodový proud je řízen prakticky celým napětím e_g .

Stínici mřížku má tedy mít střídavé napěti nula. Nemůže mít však také napěti stejnosměrné nulové, jako je má kathoda, nýbrž musí mít toto napětí asi uprostřed mezi anodou a kathodou, obvykle v okolí 100 voltů. Proto ji napájíme buď z oboučky baterie, jde-li o přístroj bateriový, nebo častěji z odporového děliče napětí, nebo konečně přes odpor z plného napětí anodového zdroje, jak to v podstatě znázorňují obrázky 1a, b, c.

S hlediska elektrického je možné všecky tyto případy převést na tvar 1c podle záhad, jež jsou poznámeny u jednotlivých obrázků. V případě 1a je vnějším odporem


Obvyklé způsoby napájení stínící mřížky:

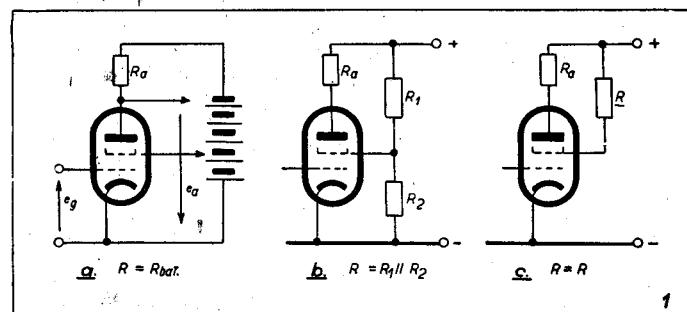

1

v obvodu stínicí mřížky vnitřní odpor baterie, který bývá ovšem malý a mnohdy zanedbatelný. V případě druhém, 1b, je vnější odpor v obvodu stínicí mřížky paralelní dvojice, tvořená odporu R_1 a R_2 . K tomu dojdeme jednak podle Théveninovy poučky, dále však přimým názorem, uvážme-li, že svorky + a - zdroje anodové energie jsou spojeny malým, zpravidla zanedbatelným odporu (filtrační kondensátor nebo vnitřní odpor baterie), takže jsou stejně spojeny i horní a dolní konec děliče, a tím jeho odporu jsou spojeny paralelně.

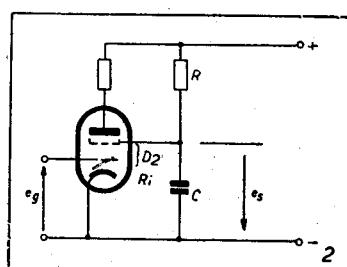Obrázek 1c však ukazuje vlastně dvě elektronkové soustavy v jedné baňce: pů-



Náhradní zapojení všech tří způsobů napájení v obrázku 1.

vodní anoda zůstává ve své funkci tak, jak byla, je tu však ještě stínici mřížka, jež je anodou oné druhé soustavy, obě mají společnou kathodu a řídicí mřížku. Proto také pracují podobně a nejenom na anodě, nýbrž i na stínici mřížce, přesněji na jejím odporu R , vzniká zesílené napětí, odlišné sice od napětí anody, avšak stejně polarity, a proto také podobného účinku, jako mělo anodové napětí v triodi. Také tuto napětí tedy může zeslabovat účinek napětí řídicí mřížky. Co musíme učinit, aby toto zeslabování nenašlo? Musíme zabránit, aby na stínici mřížce vzniklo střídavé napětí. To se stane tím, že zmenšíme odpor R pro střídavý proud na hodnotu co možná malou, či prakticky zapojením dostatečně velikého kondensátoru mezi stínici mřížku a kathodou, jak je to znázorněno v obrázku 2. Došlo jsme tedy k tomuto výsledku:

Kondensátorem, který zapojujeme mezi stínici mřížku a kathodou, snažíme se zamezit vzniku střídavého napěti na stínici mřížce, které by jinak svým dílem $D \cdot e_g$ zeslabovalo vliv řídicí mřížky a tím zmenšovalo zisk elektronky stejně, jako to činí anoda v triodi.

Odpor kondensátoru ovšem není stejný pro všechny kmitočty střídavého proudu, nýbrž činí, jak víme,

$$X_C = 1/2\pi f \cdot C,$$

kde f je kmitočet v cyklech za vteřinu, C je kapacita ve faradech; pak vyjde X_C v ohmech. Čím větší f , tím větší jmenovatel a tím menší X_C , naopak, čím menší je f , t. j. čím menší kmitočet, tím větší je jalový odpor kondensátoru. Při nedostatečné kapacitě C se tedy může stát, že pro vysoké kmitočty bude předchozí podmínka splněna, od jisté meze bude však odpor kondensátoru přílišný a stínici mřížky poklesne, resp. na mřížce samé vznikne napětí dosti veliké, aby zmenšovalo účinek napěti řídicí mřížky. To se projeví poklesem zisku v elektronce směrem ke kmitočtům menším než jistá mezná hodnota. Chceme zjistit, jak veliká musí být kapacita C , aby tato mez padla dostatečně nízko, pod oblast kmitočtů, které chceme elektronkou se stínici mřížky zesilovat.

Odvodíme to podle obrázku 2 s použitím těchto hodnot a symbolů:

p = pokles zisku vlivem stínici mřížky.

e_g , e_a = st napětí na řídicí a stínici mřížce.

D_2 , R_i = průnik a vnitřní odpor stínici mřížky (vzhledem k řídicí).

R = náhradní odpor napájecího obvodu stínici mřížky (obraz 1a, b, c).

C = kapacita blokovacího kondensátoru.

S_2 = strmost řídicí mřížky vzhledem k mřížce stínici.

Pokles zisku p můžeme vyjádřit pomocí anodového st napětí zeslabeného k plnému. Protože anodové st napětí je však přímo úměrné řídicimu napětí na první mřížce, a protože zmenšené řídicí napětí vznikne působením stínici mřížky průnikem D_2 , můžeme také psát:

$$p = \frac{e_g - D_2 \cdot e_s}{e_g} \quad (1)$$

Napětí stínici mřížky, e_s , můžeme vypočítat, jako by tu byla trioda s průnikem D_2 , který dosazujeme do vzorce pro zisk místo zesilovacího činitele:

$$e_s = \frac{e_g}{D_2} \cdot \frac{R}{R + R_i} \quad (2)$$

a po dosazení do (1) a úpravě:

$$p = \frac{R_i}{R + R_i} \quad (3)$$

Při tom frakturou $\frac{R}{R + R_i}$ vyznačujeme celkový vnější odpor v obvodu stínici mřížky, v našem případě tedy paralelní dvojici R a C ; po úpravě příslušného vzorce dojdeme k výrazu

$$R = \frac{R}{j\omega CR + 1} \quad (4)$$

dosadíme-li za Ω ze vzorce (4) do (3), výjde po snadné úpravě

$$p = \frac{R_i + j\omega C R_i \cdot R}{R + R_i + j\omega C \cdot R_i \cdot R} \quad (5)$$

Abychom získali přehledný výsledek, poukuseme se upravit (5) tak, aby ωC bylo ve vztahu k celkovému ohmickému odporu R_p v obvodu stínici mřížky, což je v daném případě odporek paralelní dvojice vnitřního odporu \parallel vnějšího (ohmického) odporu v obvodu stínici mřížky, tedy $R \parallel R_i$ podle našeho značení. Tento odpór je podle známého vzorce pro spojování paralelních odporů

$$R_p = \frac{R_i \cdot R}{R_i + R} \quad (5a)$$

Ve výrazech s ωC máme už čitatel předchozího vzorce. Abychom tam dostali celý zlomek, stačí dělit všechny členy čitateli i jmenovatele pravé strany vzorce (5). výrazem ($R_i + R$).

$$p = \frac{R_p / R + j\omega C \cdot R_p}{1 + j\omega C \cdot R_p} \quad (6)$$

Položme dále výraz

$$C \cdot R_p = 1/\omega_1 \quad (6a)$$


t. j. jistému zvláštnímu kruhovému kmitočtu, který je určen právě velikostí $C \cdot R_p$. Pak dostaneme v pravých členech čitateli i jmenovatele vzorce (6) výrazy $j\omega/\omega_1$ v nich můžeme krátit skryté výrazy 2π , a zbude $j f/f_1$. Když toto dosadíme do (6), získáme přehledný výsledek:

$$p = \frac{R_p / R + j f/f_1}{1 + j f f_1} \quad (7)$$

Podle tohoto vzorce můžeme již vypočítat i nakreslit kmitočtovou charakteristiku zesilovacího stupně s blokovánou stínicí mřížkou, můžeme však také vypočítat blokovací kondensátor C tak, aby pro zadaný nejhlubší kmitočet vznikalo přípustné zeslabení p . Chybí nám zatím znalost vnitřního odporu stínici mřížky, R_i . K jeho odhadu uvádí F. E. Terman tento zjednodušený postup:

Předpokládejme, že bychom stíněnou elektronku nebo pentodu, s kterou pracujeme, proměnili v triodu. Její vnitřní odporník měl by jistou hodnotu. Vnitřní odpór stínici mřížky má se k této hodnotě přibližně jako rozdělení emisního proudu (t. j. ten, který vychází z kathody) mezi anodou a stínici mřížky. Protože pak anoda bere obyčejně asi pětinásobek proudu stínici mřížky, je vnitřní odpór stínici mřížky asi pětinásobek odporu oné triody, v níž jsme proměnili pentodu. Tento odpór pak můžeme alespoň odhadnout z podobnosti elektronek též řady a z použitého zapojení. Kdyby šlo na př. o výpentodu EF6, můžeme předpokládat, že by se jako trioda podobala EBC3 s vnitřním odporem 15 kΩ za předpokladu, že pracuje s anodovým napětím 250 V a proudem asi 5 mA (transformátorové zapojení nebo \parallel zesilovač) po případě 30 kΩ při běžném zapojení odporovém. Pak by tedy bylo $R_i = 75$, resp. 150 kΩ. Chybá, které se dopouštíme nepřesnosti tohoto odhadu, je znatelná jen při značných hodnotách R , a chceme-li jít po bezpečnosti, odhadujeme R_i raději menší.

Diagram kmitočtové charakteristiky zesilovacího stupně pro různé hodnoty poměru R_p/R a f/f_1 . Hodnoty R_p a f_1 byly odvozeny v textu.

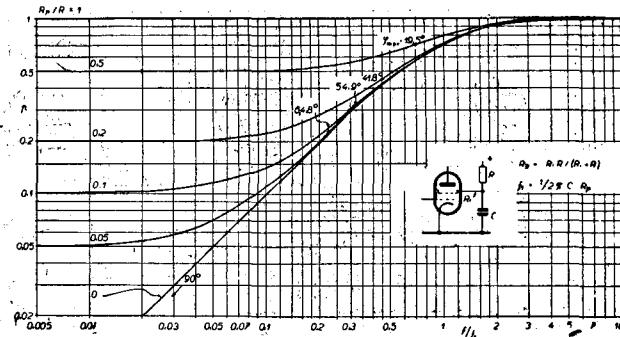

Pro kmitočet mnohem menší než f_1 nastane pokles zisku na jistou část p_0 původní hodnoty. Dosadíme-li do (7) za $f/f_1 = 0$, což vystihuje uvedený případ, výjde

$$p_0 = R_p/R \quad (8)$$

Příklad 1. Elektronka EF6 jako nf zesilovač s obvyklou odporovou vazbou má $R = 1 \text{ M}\Omega$, R_i odhadněme na 0,1 MΩ, a nemá znatelně zeslabovat až do 30 c/s. Zvolíme-li $f_1 = 5,1 \text{ c/s}$, t. j. $\omega_1 = 32$, $R_p = 1 \cdot 0,1 / (1 + 0,1) = 0,091 \text{ M}\Omega$, pak C podle (6a) $C = 1/\omega_1$, $R_p = 1/32 \cdot 0,091 = 1/2,91 = 0,344 \mu\text{F}$. (Je-li kmitočet v cyklech, odpór R_p v ohmech, výjde C ve faktorech; protože jsme však dosadili do jmenovatele R_p v jednotkách milionkrát větších je výsledek v jednotkách milionkrát menších, t. j. v mikrofaraadech.) Vypočteme $R_p/R = 0,091/1 = 0,091$, a vypočteme podle (7) útlum pro $f = 6f_1 = 30,6 \text{ c/s}$:

$$\begin{aligned} \frac{0,091 + j \cdot 6}{1 + j \cdot 6} &= \frac{\sqrt{0,091^2 + 6^2}}{\sqrt{1^2 + 6^2}} = \frac{\sqrt{0,0083 + 36}}{\sqrt{1 + 36}} = \\ &= \frac{\sqrt{36}}{\sqrt{37}} = \frac{6}{6,08} = 0,987 \end{aligned}$$

Blokujeme-li kondensátorem asi 0,3 μF , nastává u 31 c/s pokles zisku o 1,3 %, tedy zanedbatelně malý. Obvyklá hodnota kapacity bývá 0,5 μF , pro úsporu se však volivá mnohdy jen 0,1 μF , který dává prve vypočtený útlum u kmitočtu u 107 c/s, a při 15,3 c/s útlum asi 0,7, tedy o 30 procent. I to zpravidla stačí.

Příklad 2. Výpentoda EF9 pracuje jako nf zesilovač a má stínici mřížku napájenou přes odpory dělící z 50 a 30 kΩ. Jaký musí mít blokovací kondensátor, aby při 100 kc byl útlum nejvýše 0,7? Předně vypočteme náhradní předřadný odpór podle případu na obrázku 1b: $R = 30 \cdot 50 / (30 + 50) = 18,75 \text{ k}\Omega$, vnitřní odpór položíme rovný 50 kΩ, výsledný paralelní odpór je $50 \parallel 18,75 = 18,63 \text{ k}\Omega$, mezný kmitočet volíme rovný pětině uvedeného, t. j. 20 kc, $\omega_1 = 125,600 \text{ c/s}$, potřebná kapacita podle (6a)

$$C = 1/125,600 \cdot 13,630 = 0,000,000,000,584 \text{ faradu} = 584 \text{ pF}$$

Výsledek ukazuje, jak malá kapacita postačí k potlačení účinku stínici mřížky. Proč však nacházíme ve schématech hodnoty podstatně větší? Dilem ze setrvačnosti, dílem jako obranu proti možné zpětné vazbě, zejména v případech, kdy napájíme dvě stínici mřížky z téhož děliče, nebo konečně pro dodatečnou filtraci húcení.

Podobné výpočty usnadní diagram na obrázku 3, v němž jsou vyneseny hodnoty útlumu p pro různé hodnoty f/f_1 a pro několik hodnot výrazu R_p/R , mezi nimiž můžeme si načrtout čáry průběhu mezilehých. Stačí pak pro daný nebo zvolený R a odhadnutý R_i vypočítat R_p podle (5a), podle toho vyhledat příslušnou křivku nebo ji nejbližší. Poté zvolíme podle jejího průběhu a přípustného útlumu kmitočet f_1 a z něho a známého R_p vypočteme kapacitu blokovacího kondenzátoru C ze vzorce (6a)). Tím je výpočet zkrácen na prosté násobení a dělení, jež provádime na log. pravítce, a jeho přesnost postačí pro většinu případů.

V diagramu máme také vepsána největší fázovou pošinutí, jež obvod stínici mřížky způsobí anodovému proudu. Příslušná kmitočtová, při nichž mají příslušné křivky inflexní bod, působí podobně jako vazební kondenzátor a mřížkový svod. V oblastech, kde se křivky blíží vodorovnému směru, je fázový posun blízký nule, a tam, kde jsou vodorovné (pro f mnohem větší nebo mnohem menší než f_1) je nulový, s výjimkou případu $R_p/R = 0^\circ$, kde činí 90° pro f mnohem menší než f_1 . Protože výpočet fázového posunu je vzácně zapotřebí, uvedeme jen výsledné vzorce:

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{(1 - R_p/R) \cdot f/f_1}{(f/f_1)^2 + R_p/R} \quad (9)$$


Maximální fázové posunutí nastává při kmitočtu

$$f/f_1 = \sqrt{R_p/R} \quad (10)$$

Uvedené vzorce byly odvozeny úpravou (7) na reálného jmenovatele násobením čitateli i jmenovatele konjugovaným výrazem, tangens fázového posunu φ je pak rovna poměru imaginárné části čitateli k části reálné. Derivaci výsledku (vzorec 9) podle f/f_1 byla nalezena podmínka maxima posunu, již je vzorec (10).

Radiofonní linky - spoje budoucnosti

Namísto nákladních, obtížně udržovaných a choulostivých spojení drátových zařízení se stále častěji používají spojů na ultrakrátke vlny decimetrových i centimetrových, které dovolují soustředit nepatrné výkonu v úzký paprsek s dosahem desítek až set kilometrů, a přenáset současně řadu telefonních nebo telegrafních sdělení. Takové linky známe již z předválečných dob, hrály významnou úlohu za války při rychlých postupech armád, a po válce bude jejich význam stále stoupat. Nedávne zkoušky v oblasti Frunze a Džalal-Abad v SSSR prokázaly speciální vlastnosti a dobrou použitelnost v hornatém a nepřístupném území.

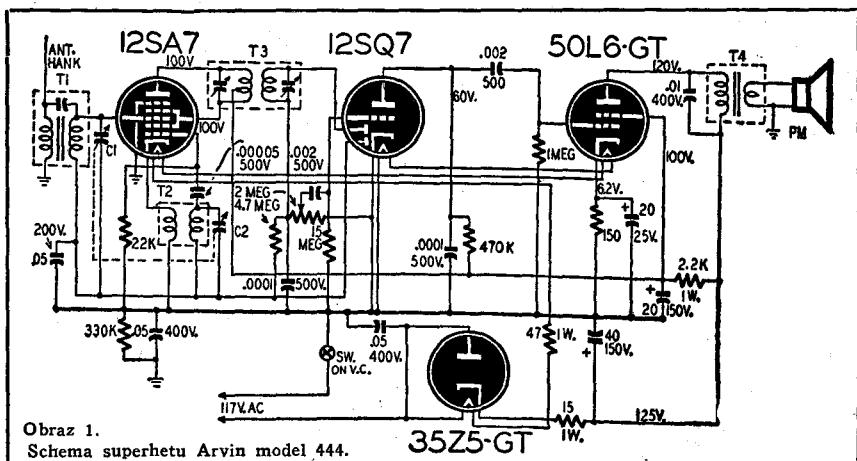

Obraz 1.
Schema superhetu Arvin model 444.

Lídový přijímač

Superhet Arvin 444

patří bezesporu k nejzajímavějším americkým poválečným přijimačům.¹⁾ Již svou skřínkou se značně odlišuje; skřínka (rozměrů asi 150×12×90 mm) je mísťo z bakelitu odlitá z lehké hliníkové slitiny. Pečlivým provedením a důmyslným žebrováním byly odstraněny všechny nežádoucí mechanické a akustické rezonance, takže skřínka ani při největší hlasitosti nedrnná. Při tom je pevná a lehká, což je další výhoda u přenosného přijimače, který musí snést často méně šetrné zacházení.

Stejně zajímavé je i schema příjimače (obraz 1). Přístroj nemá mf zesilovačů a diodový detektor je přímo připojen na první mf transformátor. Citlivost a selektivnost je zvětšena vtipně zavedenou zpětnou vazbou na primár mf trafa. Obvod anoda, odbočka primáru a stínici mřížka působí jako tříbočkově zapojený oscilátor, jehož vazba je vhodným vyvedením odbočky nastavena těsně před bod oscilaci. Jelikož první elektronika je řízena AVC, závisí stupeň vazby na sile přijímaného signálu a podporuje tak jednak činnost automatiky, jednak působí jako samočinné řízení selektivnosti. Jinak vidíme ve schématě další zjednodušení, obvyklá v amerických přístrojích, o kterých jsme již na tomto místě referovali: Zpoždění AVC a mřížkové předpětí pro směšování se získavá připojením druhé diody za filtrováním odporu automatiky, předpětí pro triodu 12SQ7 mřížkovým proudem na velkém odporu (15 MO).


Citlivost přístroje s těsně vázanou svinovací antenou se prý blíží citlivosti čtyřelektronkových superhetů, čemuž jsme ochotní věřit po zkušenostech z tak zvaných dvouelektronkových superhetů (viz RA 1939, č. 11) a uvážíme-li, že koncová tetroda 5OL6 má strmost skoro 10 mA/V a trioda 12SQ7 v uvedeném zapojení ziská 65 až 70.

Využití záporné zpětné vazby

(Uvítají je konstruktéři zesilovačů a krátkovlnní amatéři.)

Kdo se zabýval stavbou gramofonních zesilovačů, potvrdí, že největší potíž je nalézt vhodnou a cenově přístupnou přenosku. Běžné výrobky mají průběh frekvenční charakteristiky značně odlišný od ideálního a většinou velmi nepříjemné elektrické a mechanické resonance v přenášeném pásmu. V obšírném článku²⁾ o nf zesilovačích jsme nalezli skutečně universální lék na tyto bolesti — z anody vstupní elektronky vedeme část zesíleného napětí přes odpor přímo na vstup zesilovače, takže přenoska tvoří druhý člen dě-

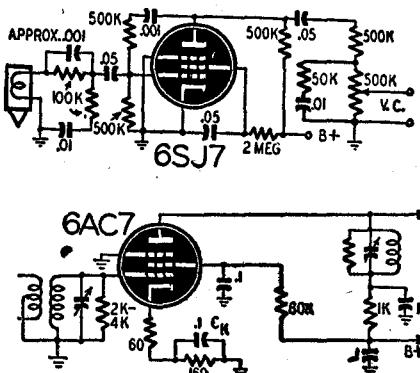liče. Vznikne napěťová záporná vazba, přímo úměrná napětí na přenosce, která spolehlivě utlumí vlastní resonance přenosky a výrovná její charakteristiku. Na obrázku 2 je zapojení ještě doplněno korekčními členy pro zdůraznění hloubek



Zdržení a plány v televizi

Dnešní stav v oboře televizních vysílačů je podobný výrobní situaci televizních přijímačů. Jen malé procento bylo již dodáno, mnohem větší část zařízení je dosud v továrnách a dodávka ve větším měřítku počne teprve letos na jaře. Majitelé vysílačních koncesí, kteří si objednali vysílače již před delší dobou, očekávají, že budou vysílat v nejbližší době. Méně důvěřiví doufají, že začnou aspoň na jaře.

Hlavním důvodem, proč televize nebyla dosud v různých městech USA uskutečněna, je mimo nedostatek materiálu i řada vládních nařízení, týkajících se konstrukce a pod. Nyní se však věci zřetelně obracejí k lepšímu a dál se čekat, že se televize značně rozvinou.

Zde jsou některé výrobní plány a ceny televizního zařízení amerických výrobců. *Du Mont Laboratories* vyrábí nové vysílačky, složené z kontrolního stolu, monitoru pro modulaci, disektoru, osciloskopu pro kontrolu impulsů. Úplné vysílačky zařízení, které pracuje na kterémkoliv z přidělených pásem, stojí asi 60 000 dolarů (3 000 000 Kčs). Výkon pro obraz je 5 kW a pro zvuk 2,5 kW. Vyrábí se také nová snímač kamera s novou, neobvyklejší citlivou snímač elektronkovou Image Orthicon za 28 000 dolarů. K výrobě je připravena speciální televizní kamera pro 16 mm film, která měla být dodána ještě v roce 1946 asi za 4000 dol. Sada dvou filmových kamer s příslušným zařízením za 27 000 dolarů bude k dispozici.

Jak to dělají

a zeslabení šumových frekvencí, takže podle slov autora nejelacnéjší magnetická přenoska hraje potom lépe než nejdražší dynamický model. — Změny vnitřní kapacity elektronek během provozu a vlivem stárnutí nám, jak známo, velmi nepřejemně rozložují krátkovlnné ladicí okruhy. Ten zjev, který dosud omezoval použití vyšších mf kmitočtů v krátkovlnných přístrojích, spolehlivě odstraní poměrně malá proudová negat. zpětná vazba,³) která vzniká na neblokovací části kathodového odporu (viz obraz 3). Malá ztráta zisku (2 až 3 dB) je vyvážena jednak větší stabilitou přijimače, jednak možností zvětšit poměr L/C s tím zisk mf stupně.

Reaktivní předřadný odpor

Dlouho jsme se podivovali zahraničním voltmetrům pro stř. proud, jež měly i při nejmenších rozsazích zcela rovnoramennou stupnice a nevyklo veliký vnitřní odpór. Tajemství této měřidél nám prozradil ceník známého výrobce měřicích přístrojů,⁴⁾ který používá u voltmetrů pro jedený určitý kmitočet místo předřadních odporů kondenzátory (viz obrázek 4).

Jelikož jalový odpor kondenzátoru se sčítá s odporem měřidla vektorové, zhruba pod pravým úhlem (deprézský přístroj s usměrňovačem), je vliv proměnného odporu usměrňovače (viz přílohu RA str. 44) i při malých rozsazích proti celkovému odporu obvodu zanedbatelný a nemá proto vlivu na průběh stupnice — stupnice je

Obraz 2. Záporná zpětná vazba přímo na přenosku.

Obraz 3. Malá záporná zpětná vazba odstraní rozložování okruhu změnou vnitřní kapacity elektronky.

v březnu 1947. Nová zařízení pro studia nebudou asi hotova před létem 1947.

Farnsworth Television & Radio Corp. chce dodržet dodávky, slíbené pro letošní rok. Neoznámila ceny, dodaci lhůty ani konstrukční podrobnosti. Vyrábí velmi pohyblivou (HI MOBILE) snímací kameru a kontrolní zařízení, způsobilé pro všechny druhy programu, ať ze studia, z filmu nebo z přenosu z jiných studií. Vyrábí také vysílačky pro kmitočtovou modulaci s 300wattovým a větším výkonem.

Federal Telephone & Radio Corp. po-
kračuje ve vývojové práci na zařízení pro
vysílačky barevné televize (mimo černo-
bílou), zařízení pro studia a dále na vy-
soce výkonné a směrových antenách,
které umožňují použití vysokých frekvencí
a impulsové časové modulace (P.T.M.).
Vysílačka pro barevnou televizi, která je
v provozu společnosti Columbia Broad-
casting System, byla rovněž sestavována
továrnou Federal T. & R. Co. a stojí
70 000 dolarů.


General Electric Co. předpokládá, že začne s dodávkami pro studia začátkem r. 1947. Jiná zařízení jsou ve vývojovém stupni a počítá se s dodáním asi v červnu. Nová studiová kamera je mnohem lehčí než předválečná, váží celkem asi 36 kg. Nová vysílačka o výkonu 5 kW pro televizi a 2,5 kW pro zvukový doprovod stojí 63 800 dolarů, a je dodávána od Nového roku. Dále firma sděluje, že nová antena pro televizi i rozhlas je lehčí a má větší výkon než předválečná.

R.C.A. začala v létě s výrobou televizní

ve Spojených státech

zcela rovnoměrná. Kondensátor však sráží napětí newattově a proto je spotřeba voltmetu dáná jen spotřebou samotného měřidla. Na př. spotřeba přístroje je 0,5 mW ($0,5 \text{ V} \times 1 \text{ mA}$), což při rozsahu 10 V představuje odpor $0,2 \text{ M}\Omega$ — čili $20 \text{ k}\Omega$ na volt. Zapojení má však dvě velké nevýhody, které brání širšímu použití: Hodí se jen pro určity, předem stanovený kmitočet (na př. sítový) a jeho změna (u nás dnes téměř obvyklá) působí chybou; také kapacitní zatížení leckdy vadí. O. Horňa.

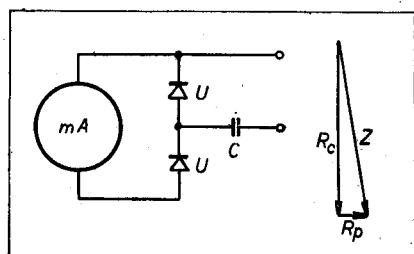Obraz 4. Zapojení stř. voltmetu s předřadnou kapacitou. Vpravo vektorový diagram tohoto zapojení.



Prameny:


- 1) The postwar radios, Radio Craft, September 1946.
- 2) Audio response correction, by J. W. Straede, Radio Craft, September 1946.
- 3) Television for today, by M. S. Kiver, Radio Craft, October 1946.
- 4) Katalog 1946 firmy Triplett Electrical Instrument Co. Bluffton, Ohio.

kamery, která používá Image Orthiconu; na sklonku minulého roku oznámila, že její první televizní vysílačka o 5 kW výkonu byla dána do seriové výroby. Jako svou další novinku uvádí firma mimo výkonné antény novou koncovou vysílači elektronku, schopnou vysílati plnou šíři pásmá, potřebnou pro vysílání televize. Televizní i rozhlasové vysílačky jsou tak konstruovány, že jednotka o rozměrech $5,1 \times 0,9 \times 2,1 \text{ m}$ se dá daleko rozložit na menší jednotky o rozměrech $0,9 \times 0,6 \times 2,1 \text{ metru}$. Lehce rozbebatelné konstrukce může být na př. dopravována běžným výtahem. Další výhodou je snadná přistupnost při opravách. Obsluhuje se tláčkovým zapojováním, takže je možno na osciloskopu kontrolovat obraz, tvar impulsů a kvalitu vysílání. Nová antena Super Turnstile má tak širokou frekvenční charakteristiku, že umožňuje současně vysílání obrazu, příslušného zvukového doprovodu a dalšího programu, vysílaného frekvenční modulaci, a stačí tři antény tohoto typu pro všecká rádia, přidělená televizi.

Western Electric Co. je zaměstnána dodávkami pro telefonní a jiné výrobky a zatím nezačala s výrobou televizního zařízení.

Westinghouse Co. zatím se seriovou výrobou nezačala a vyčkává dalšího vývoje. Má ve výrobě zařízení pro studia, která byla původně konstruována pro vysílač společnosti Columbia B. S. pro pokusné práce v barevné televizi.

Ma. Broadcasting, X. 1946.

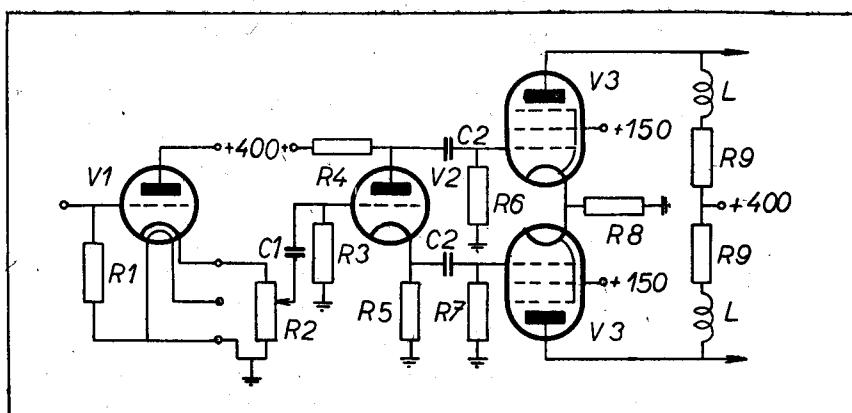


Zdokonalení osciloskopů

Několik měsíců po V-day uvedly na trh velké americké firmy, které se během války zabývaly konstrukcí a výrobou radarových aparatur, nové modely osciloskopů s charakteristikami více než zajímavými. Frekvenční charakteristika těchto přístrojů je nezřídka přímá až do 10 Mc/s, vstupní impedance je většinou mezi 2 až 10 $\text{M}\Omega$ a 4 až 10 pF. Zeslabovač vstupního napětí je zcela nezávislý na kmitočtu pozorovaného signálu a časová základna obsahne rozsah od 25 c/s do 100 až 1000 kc/s — tedy většinou vlastnosti, kterých běžně předválečné výrobky zdálka nedosahovaly. „Tajemství“ těchto přístrojů nám odhalilo říjnové číslo časopisu Radio Craft, v němž bylo obsažné pojednání o radarových osciloskopech, odkud přinášíme čtenářům dvě zajímavá zapojení.

Na schématu 1 vidíte zapojení zesilovače s frekvenční charakteristikou do 5 Mc/s a se vstupní impedancí $10 \text{ M}\Omega / 6 \text{ pF}$. První elektronka (V1) je přímo v hlavní přivodním káblu a pracuje jako kathodově vázaný zesilovač a impedanční transformátor. Vysoký vstupní odpor se v ní transformuje na $2 \text{ k}\Omega$, takže snímané napětí můžeme bez ztrát přivést do osciloskopu i poměrně dlouhým stíněným přivodem. Tímto způsobem je těž velmi ele-

Nahoře obraz 1. Zesilovač pro osciloskop. Odpor: R1 - $10 \text{ M}\Omega$ — R2, R4, R5 - $2 \text{ k}\Omega$ — R3 - $2 \text{ M}\Omega$ — R6, R7 - $0,25 \text{ M}\Omega$ — R8 - 50 ohmů — R9 - $5 \text{ k}\Omega$. — Kondensátory: C1 - $0,1 \mu\text{F}$ — C2 - $0,25 \mu\text{F}$. — Tlumivky: L - $0,8 \text{ mH}$. — Elektronky: V1 - 6AT6 — V2 - 6AT6 — V3 - 6BA6.

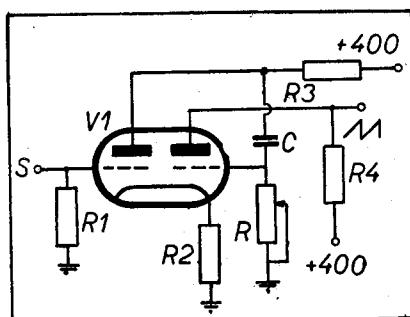Obraz 2. Kathodově vázaný multivibrátor. Odpor: R1 - $100 \text{ k}\Omega$ — R2 - 500Ω — R3 - $100 \text{ k}\Omega$ — R4 - $0,5 \text{ M}\Omega$ — R - $0,05$ až $2 \text{ M}\Omega$. Kondensátory: C - 100 pF až $1 \mu\text{F}$. — Elektronky: V1 - 6J6.



gantně vyřešený problém frekvenčně nezávislého vstupního zeslabovače (viz RA 1946, č. 12, str. 303) protože mizí se provádí až na tomto malém odporu, kde se již vstupní a rozptylové kapacitě druhé elektronky neuplatní. Vstupní elektronka je v tomto zapojení schopna zpracovat bez skreslení až 20 V stř. Při větším napětí se použije ještě kapacitního zeslabovače na vstupu, nebo se napětí přivede přímo na vychylující destičky. Druhá trioda (V2) pracuje jako obracec fáze v kathodovém zapojení. Souměrné napětí se získává na shodných odporech R4 a R5 v anodě a v kathodě. Elektronka v tomto zapojení nezesiluje, ale v důsledku velké negativní vazby se také u ní neuplatňuje vliv dynamické vstupní kapacity, což rovněž podporuje frekvenční nezávislost děliče R2. Funkci souměrného zeslabovače zastávají dvě strmé vf pentody (V3), které s anodovými odpory $5 \text{ k}\Omega$ a opravnými tlumivkami zesilují v uvedeném rozsahu asi padesátkrát, což plně postačí pro nové, velmi citlivé obrazovky. Aby se obraz při kolísání sítového napětí nepohyboval po stínítku, mají napětí na stínících mřížkách stabilisováno doutnavkami (nezakresleno).

Na schématu 2 vidíte zapojení kathodově vázaného multivibrátoru, kterého se dnes skoro výlučně používá pro získávání pilových napětí v televizních přijimačích, radarových indikátořích a v jednodušších osciloskopech. Toto zapojení má kmitočtový rozsah asi mezi 25 c/s až 100—200 kc/s. Linearita je pří velmi dobrá, generátor se lehce řídí a dokonale synchronizuje (přívod S) a při uvedeném anodovém napětí je rozkmit dostatečný pro výchylku přes celé stínítko, takže odpadá horizontální zesilovač. Většinou se však za tento multivibrátor připojuje ještě trioda v kathodovém zapojení (viz schema 1, elektronka V2), aby i první vychylující destičky měly souměrné napětí.

Ještě o jednom zajímavém faktu nás uvedená schéma poučuje: Američané se zřejmě nebojí střídavých napětí mezi kathodou a vláklem, protože stále častěji nacházíme v jejich schématách kathodově vázané zesilovače, směšovače a multivibrátory. Zřejmě mají jejich elektronky dokonalejší isolaci vlákna, jinak si můžeme těžko vysvětlit důkladná upozornění výrobce evropských (hlavně firmy Philips), kteří doporučují v každém případě položit kathodu na nulový (ss a st) potenciál.

O. Horňa.

VÝPOČET OBVODU OSCILÁTORU

pro souběh v superhetu

Seriovým kondensátorem či paddingem, odlišnou indukčností ladící cívky a kapacitou paralelní dosahujeme v superhetu tak zv. *souběhu* oscilátoru a vstupního (nebo vstupních) obvodu, a to i při ladění obou (nebo všech) vícenásobným ladícím kondensátorem, složeným z jednotlivých kondensátorů prakticky souhlasného průběhu kapacity. Dosažení tohoto souběhu je dosti složitým úkolem. Kmitočet oscilátoru je totiž po celém rozsahu větší o stálou hodnotu — mezi frekvencemi — než kmitočet, naladěný vstupními obvody, a tohoto stálého rozdílu lze dosáhnout jen přibližně zapojením, jež obsahuje obrázek 1a a b. Ladící obvod vstupní se skládá z indukčnosti L a proměnné kapacity C_1 . Oscilátor má v serii s touž ladící kapacitou C_1 ještě pomocnou kapacitu seriovou C_s (padding) a paralelně k indukčnosti L , jež je menší než L , pomocnou kapacitu paralelní C_p . Rovněž častá úprava je na obrázku b, kde paralelní kapacita C_p je přímo na ladícím kondensátoru.

Proti ladícímu obvodu vstupnímu máme tedy trojí změnu $L_0 \neq L, C_s$ a C_p . Vhodnou volbou těchto hodnot lze průběh kmitočtu při ladění pozměnit tak, že při třech kmitočtech, f_1, f_2, f_3 má oscilátor kmitočet přesně větší o f_0 , t. j. kmitočet mezifrekvence. Pro ostatní kmitočty nemá rozdíl, přesně f_0 , jak by měl být, nýbrž je větší nebo menší o jistou hodnotu. To ovšem znamená, že mimo zmíněné tři kmitočty shody bude vstupní obvod rozladěn na tu nebo onu stranu. Zvolíme-li kmitočty shody tak, aby střední byl uprostřed pásmá (aritmetický průměr kmitočtu největšího a nejmenšího), a druhé o 43 % $\sqrt[3]{\frac{1}{4}}$ z celkové kmitočtové šíře rozsahu nad a pod středem, dosáhneme toho, že odchylinky od přesného souběhu v maximech mezi body přesného souběhu a na koncích pásmá jsou stejné a poměrně malé. Tak se nejtěsněji přiblížíme přesnému souběhu.

Při návrhu superhetu, ať v továrně nebo amatérské dílně, lze postupovat buď zkusmo, s použitím přibližných L_0 a C_s , a při vyvažování je nastavit, nebo vypočít alespoň C_s přesně a tím namísto vyvažování na třech bodech vystačit se změnami L_0 a C_p nebo C'_p . Tento druhý způsob je vhodnější, i když použijeme paddingu nastavovacího.

Pro výpočet jsou dány tři kmitočty souběhu, f_1, f_2, f_3 ; přičtemi meziprekvence f_0 můžeme najít příslušné kmitočty oscilátoru F a pro ně napsat upravený Thomsonův vzorec, který udává souvislost kmitočtů a prvků ladícího obvodu, indukčnosti a kapacity:

$$F^2 = \frac{25330}{L_0 \cdot C} \quad (1)$$

Za C dosadíme v případě 1a výraz

$$C = C_p + \frac{C_1 \cdot C_s}{C_1 + C_s} \quad (2)$$

v případě 1b

$$C = \frac{C_s \cdot (C_1 + C_p')}{C_s + C_1 + C_p'} \quad (3)$$

Kapacity ladícího kondensátoru C_1 , příslušné jednotlivým kmitočtům shody, vypočteme z jeho plné kapacity C_{max} .

Správně vypočtený a přesně nastavený seriový kondensátor usnadní dokonale vyrážení pro souběh

a příslušného žádaného nejmenšího kmitočtu rozsahu, f_{min} :

$$C_0 = (C_{max} + C_0) \frac{f_{min}^2}{f^2} - C_0 \quad (4)$$

kde C_0 je přidaná kapacita cívek a spojů. Tím dostaneme z (1) tři rovnice a v nich tři neznámé: L_0, C_s a C_p . Tři neznámé z tří rovnic lze jednoznačně vypočítat, a poté je obvod oscilátoru určen.

Skutečný výpočet je však zdlouhavý, a byl proto různými způsoby upraven v hotové vzorce, do nichž stačí dosazovat dané veličiny. Zvláště výhodný je postup, udaný RCA Radiotron Company, Laboratory Series Report UL-8. Vyhovuje případům 1a, b, kdy C_p , resp. C'_p jsou samotné (t. j. počáteční kapacitu ladícího kondensátoru v případě a, nebo vlastní kapacitu cívky v případě b lze zanedbat), a dále pro případy, kdy vedle nastavitelných hodnot C_p , resp. C'_p existují ještě nezanedbatelné hodnoty C_p' , resp. C'_p , které známe.

Výpočet pomocných veličin.

f_0 — mezifrekvence, f_1, f_2, f_3 — kmitočty shody v megacykloch.

$$a = f_1 + f_2 + f_3.$$

$$b^2 = f_1 \cdot f_2 + f_1 \cdot f_3 + f_2 \cdot f_3.$$

$$c^3 = f_1 \cdot f_2 \cdot f_3.$$

$$d = a + 2f_0.$$


$$l^2 = (b^2 \cdot d - c^3) : 2f_0.$$

$$m^2 = l^2 + f_0^2 + a \cdot d - b^2.$$

$$n^2 = (c^3 \cdot d + f_0^2 \cdot l^2) : m^2.$$

C_{max} = největší kapacita ladícího kondensátoru, v pikofaradech.

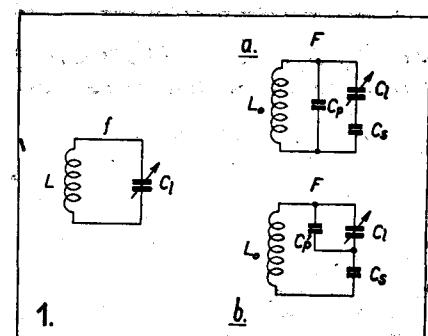f_{min} = nejmenší kmitočet žádaného rozsahu, v megacyklech.



$L = 25330/C_{max}$. f_{min}^2 je indukčnost vstupních obvodů v mikrohenry;

je-li L známo, pak

$$k = C_{max} f_{min}^2 = 25330/L.$$

$A = k(1/n^2 - 1/l^2)$ jen pro případ c.
 $B = k/l^2 - C_p'$ jen pro případ d.

Z pomocných veličin vypočteme hledané hodnoty podle těchto vzorců:

Případ a. $C_p' = 0$:

$$Cs = k/n^2.$$

$$Cp = k/(l^2 - n^2).$$

$$Lo = L \cdot l^2 \cdot Cs/m^2(Cs + Cp).$$

Případ b. $C_p = 0$ nebo C_p mnohem menší než C_s :

$$Cs = k(1/n^2 - 1/l^2).$$

$$Cp' = k/l^2.$$

$$Lo = L \cdot l^2(Cs + Cp')/m^2 \cdot Cs.$$

Případ c. C_p je známo:

$$Cs = A(\frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4} + Cp/A}).$$

$$Cp' = k/l^2 - Cs \cdot Cp/(Cs + Cp).$$

$$Lo = L \cdot l^2(Cs + Cp')/m^2(Cs + Cp).$$

Případ d. C_p' je známo:

$$Cs = k/n^2 - Cp'.$$

$$Cp = Cs \cdot B/(Cs - B).$$

$$Lo = L \cdot l^2(Cs + Cp')/m^2(Cs + Cp).$$

Kontrola:

Libovolný kmitočet oscilátoru F je dán ve vztahu k příslušnému kmitočtu vstupního obvodu f :

$$F = m \sqrt{(f^2 + n^2)/(f^2 + l^2)}.$$

(a musí ovšem splňovat — až na eventuální chybu v souběhu — podmíinku $F = f + fo$). Hodnoty l^2 , m^2 a n^2 ve vztahu k hodnotám oscilátoru:

$$l^2 = k/(Cp' + Cs||Cp).$$

$$m^2 = k/(L_0/L) \cdot (Cp + Cs||Cp').$$

$$n^2 = k/(Cs + Cp').$$

Pro zjednodušení sazby značíme:

$$a/b = a \cdot b/(a + b).$$

Příklad:

Pro superhet s rozsahem 0,5 až 1,7 Mc, laděný kondensátorem $C_{max} = 500$ pikofaradů, máme vypočítat hodnoty oscilátoru pro mezifrekvenci $fo = 0,46$ mc.

$$\text{Střední kmitočet shody } (0,5+1,7)/2 = \\ = 1,1 \text{ Mc} = f_2.$$

$$\text{Krajní kmitočty výše a níže o } (1,7 - 0,5) \cdot 0,43 = 0,5 \text{ Mc, t. j. } f_1 = 0,6 \text{ Mc, } f_3 = 1,6 \text{ Mc.}$$

$$a = 0,6 + 1,1 + 1,6 = 3,30.$$

$$b^2 = 0,66 + 0,96 + 1,76 = 3,38.$$

$$c^3 = 0,6 \cdot 1,1 \cdot 1,6 = 1,06.$$

$$d = 3,30 + 0,92 = 4,22.$$

$$l^2 = (3,38 \cdot 4,22 - 1,06) : 0,92 = 14,30.$$

$$m^2 = 14,30 + 0,212 + 13,90 =$$

$$- 3,38 = 25,03.$$

$$n^2 = (1,06 \cdot 4,22 + 0,212 \cdot 14,3) :$$

$$: 25,03 = (4,48 + 3,04) :$$

$$: 25,03 = 0,298.$$

$$k = 547 \cdot 0,25 = 136.$$

($C_0 = 47 \text{ pF}$; odvozeno z daných mezin rozsahu: $547/47 = 1,7^2/0,5^2$.)

$$L = 25330/136 = 186 \mu\text{H}.$$

Případ a:

$$C_s = 136/0,298 = 456 \text{ pF}.$$

$$C_p = 136/(14,3 - 0,298) = \\ = 136/14,0 = 9,75 \text{ pF}.$$

$$L_o = 186 \cdot 14,3 \cdot 456/25,03 \cdot 466 = \\ = 1225000/11700 = 104,5 \mu\text{H}.$$

Kontrola: kmitočtu 0,6 Mc ve vstupních obvodech přísluší $0,6 + 0,46 = 1,06 \text{ Mc}$ v oscilátoru. Musí tedy platit $1,06 = 5,0 \sqrt{(0,36+0,298)/(0,36+14,3)} = = 5,0 \sqrt{0,661/14,66} = 5,0 \sqrt{0,045} = 0,5 \cdot 0,212 = 1,06$.

Shledáváme přesný souhlas; při počítání s více místy lze takto vypočítat tak zv. paddingovou křivku, resp. odchytky od souběhu.

Proč se z těchto výsledků zejména padding 454 pF dosti nápadně liší od obvyklých hodnot a C_p je tak malý, že by byl vlastní kapacitou cívky patrně překročen? Především pro nezvykle široký rozsah $1,7 \div 0,5 \text{ Mc}$, a dále proto, že jsme si při výpočtu k přizazili k ladící kapacitě $C_0 = 47 \text{ pF}$ a tím předpokládali, že touž hodnotu budeme mít i u ladícího kondensátoru oscilátoru. To by však byl již případ b, kdežto my chceme mít paralelní kapacitu soustředěnu u cívky. Počítejme tedy případ d, předpokládejme u ladícího kondensátoru oscilátoru zbytek jen 17 pF, kolik asi činí počáteční kapacita dobrého kondensátoru a spojů, a položme $C_p' = -30 \text{ pF}$. Znaménko minus připomíná, že hodnotou C_p' zmenšujeme původně stanovenou C_1 . Z pomocných veličin vypočteme ještě:

$$B = 136/14,3 - (-30) = \\ = 9,55 + 30 = 39,6,$$

a dále

$$C_s = 136/0,298 - (-30) = \\ = 456 + 30 = 486 \text{ pF}.$$

$$C_p = 486 \cdot 39,6 / (486 - 39,6) = \\ = 19300/446,4 = 43,2 \text{ pF}.$$

$$L_o = 186 \cdot 14,3(486 - 30) / \\ / 529,2 \cdot 25,03 = 1213000 / \\ / 13250 = 91,6 \mu\text{H}.$$

Vidíme, že teď, kdy odpadlo zúžení ladícího rozsahu značnou počáteční kapacitou ladícího kondensátoru, je třeba dohonit její chybějící vliv větším C_p . Protože je ladící podíl celkové kapacity oscilátoru menší o 30 pF, vyjde i padding C_s poněkud větší. Tím je i celková ladící kapacita větší než prve, a proto je indukčnost oscilátoru L_o menší.

Jestliže dosadíme výsledky kteréhokoliv z obou uvedených řešení do kontrolních vzorců pro B , m^2 a n^2 , vyjdou hodnoty shodné s původně vypočtenými až na malé rozdíly, zaviněné výpočtem se zkrácenými čísly. Je to kontrola velice potřebná a měla by zakončovat každý podobný výpočet, neboť technik, zvyklý počítání na logaritmickém práviku, snadno při spěchu učiní chybu ve složitějších součtech, a zejména zde jsou

možné chyby malé i zásadní. — Uvedené příklady jistě postačily obeznámit zájemce s prováděním tohoto výpočtu.


Přednosti tohoto způsobu výpočtu je přesnost výsledku, takže padding předem nastavený na můstku, podstatně zjednoduší vyvážení na souběh a odstraní tání, vedoucí leckdy k chybám. I když použijeme paddingu nastavitelného, máme aspoň kontrolu správnosti. Konečně můžeme takto poměrně rychle vypočítat paddingy i pro neobvyklé rozsahy nebo pro krátké vlny, kde se jich obyčejně nepoužívají, ač zlepší znatelně souběh. To má zvláštní cenu u komunikačních superhetů s dvěma nebo dokonce třemi ladícími obvody před směsovačem nebo se zpětnou vazbou tamtéž, kdy je selektivnost značná a chyby v souběhu vadí. P.

ŽHAVENÍ STŘÍDAVÝM PROUDEM

a bručení

O stavbě přijimače
PRO ZAČÁTEČNÍKY

Elektronky, žhavené nepřímo, mají ve své žhavé elektrodě či kathodě vysílání elektronů (emisi) odděleno od žhavění, jež je samo podmínkou, aby z kathody mohly vystupovat elektrony, tvorící anodový proud. Vlastní emitující elektrodou je kovová trubička s nanesenou aktivující vrstvou kysličníků baria nebo strontia (obraz a). V její dutině je topné vlákno, jímž protéká proud a tím je rozžhavuje. Vlákno pak odevzdává teplo trubičce-kathodě. Nepřímo žhavených elektronek

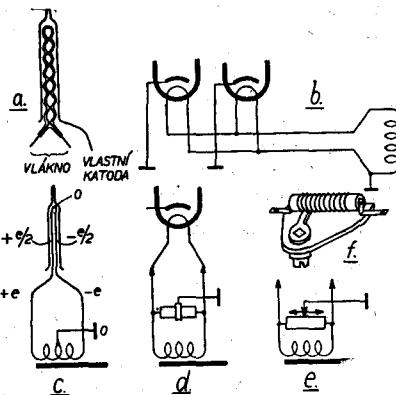

používáme v přístrojích, napájených ze sítě, a ty mají nejčastěji proud střídavý o kmitočtu 50 cyklů za vteřinu. Chceme-li vlákno žhavit střídavým proudem, musíme se postarat o to, aby tento proud nepronikl do zosilovačního obvodu elektronky, neboť bychom jej uslyšeli v předenusu jako hučení. Proto musí být žhavicí vlákno elektricky izolováno od vlastní kathody keramickou látkou, kterou v pozorně rozebrané vadné elektronce snadno najdete.

I při tom je však vlákno tak blízko u kathody, že musíme žhavicí obvod spojit s kostrou tak, aby proti kathodě, rovněž s kostrou spojené, nemělo napětí. Nějde jen o poměrně malé napětí žhavici —

jeho vliv je dostatečně omezen bifilárním stočením vlákna — nýbrž o napětí, indukované do žhavicího obvodu kapacitou, jež vždy je mezi vinutími síťového transformátoru. Proto žhavíme elektronky ze samostatného, od ostatních galvanicky oděleného vinutí, abychom je směli uzemnit, t. j. spojit s kostrou, resp. s vodičem nulového potenciálu.


To lze provést různě. Buď prostě uzemníme jeden kraj žhavicího vinutí (obraz b), jímž jednánm koncem vlákna vnutíme napětí nula, druhé však mají plné napětí žhavici a mohou jím působit na kathodu a zavírat bručení. Proto uzemnění jednoho konce žhavicího obvodu nestačí v tónových (nízkofrekvenčních) zosilovačích, kde je zpracován signál menší než asi 0,1 volta a kathody citlivých elektronek nejsou přímo uzemněny, jako na př. kathoda mřížkového detektoru. To je při nf zosilovačích, určených pro mikrofon, fotonku (zvukový film) a pod. U přijimače bývá nejmenší tónový signál rádu 0,1 V a proto u moderních elektronek stačí uzemňovat jeden pól žhavicího vinutí.

Bručení, způsobené střídavým napětím vlákna, můžeme značně omezit tím, že uzemníme elektrický střed vlákna. To by bylo lze provést tím, že bychom vyvedli jeho střed dalším, třetím vývodem, to by však bylo nepraktické, a v podstatě stejný vliv má uzemnění vyvedeného středu žhavicího vinutí na střídavém transformátoru (obraz c) nebo konečně vytvořením středu umělého (d, e). To se stane tak, že mezi žhavici přívody vložíme odpor s odběčkou uprostřed a ten uzemníme. Tento odpor musí být co možná malý, neboť teprve přes něj, a nikoliv přímo, jako v předchozích dvou případech, jest žhavicí obvod uzemněn. Nesmí být ovšem tak malý, aby odebíral ze žhavicího obvodu značný proud. Hodnota odporu bývá mezi 30 až 500 ohmů, a buď je to malý, drátem vinutý potenciometr, jemuž můžeme odbězovat (f), nebo odpor s posuv-

Podstata a obsluha OCELONIKLOVÝCH AKUMULÁTORŮ

Ríká se jim také alkalické nebo železoničkové, nebo prostě niklové akumulátory. Také je označují jménem vynálezce a pak jim na západě říkají Edisonovy a v Německu Jungnerovy. Edison první viděl chyby tehdy známých akumulátorů Planáho, jejichž olovo bylo příliš těžké a kyselina sfrrová příliš obtížná pro technickou praxi, kde se uplatňoval požadavek mechanické vzdornosti, kterou olověné akumulátory nemají nebo mají v omezené míře. Velikou vadou olověných akumulátorů též bylo, že se zkazí, stojí-li nečinně delší dobu ve vybitém stavu, kde je mimo jiné ohrožuje i mráz, který jejich nádoby trhá.

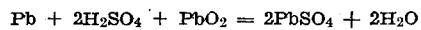Jestliže chemickou podstatu olověného akumulátoru vyjadřuje rovnice:




pak poměry v alkalickém akumulátoru nejsou tak jednoduché. V olověném akumulátoru jsou v zředěně kyselině sfrrové poноřeny dvě desky nebo častěji dva systémy desek, upevněných na plochých můstcích. Deska záporná je tvořena olovem v uvedené rovnici na prvním místě vyznačeném, a deska kladná je v podstatě hnědavý kysličník olovičitý (PbO_2). Počneme-li olověný akumulátor vybitý, tu se kyselina sfrrová (H_2SO_4) mění ve vodu, obě desky se rozpuštějí a rozpuštěná část se mění na síran olovnatý, který zaplňuje pory desek. Probíhá-li vybijení olověného akumulátoru příliš daleko, nechá-li se tudíž nahoru napsaná rovnice probíhati hodně ve směru zleva doprava, pak se vytvoří mnoho síranu olovnatého, který ucpe pory desek a nakonec je pokryje souvislou, tvrdou, nevodivou vrstvou bílých sklovitých krystalů a kyselina zřídne až téměř na pouhou vodu.

Příliš daleké vybití olověného akumulátoru je také doprovázeno poklesem elektromotorické síly jeho článků. Při nabíjení

Ing. J. KUBEŠ

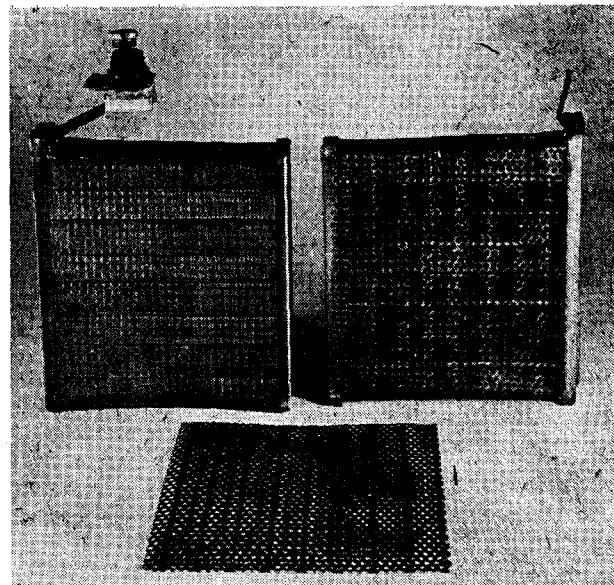Kladné a záporné desky oceloničkového akumulátoru. Účinná hmota je v plochých dírkovaných trubičkách, spojených v pevné rámy. Vpředu celuloidová odědlovací mřížka, která brání zkratům mezi deskami i při mírné deformaci.



stoupá napětí značně přes dva volty pro jeden akumulátorový článek, v provozu se pohybuje napětí akumulátoru na hodnotě kolem dvou voltů a při vybití rychle klesá na 1,8 voltu a i níže. Napětí 1,8 voltu a slábnutí kyseliny je mítou pro stav náboje akumulátoru a nikdy se nemá olověný akumulátor vybiti pod tuto mez. Stane-li se to přece, a necháme-li olověný akumulátor stát nečinně vybitý, s pokleslým napětím, měkkou kyselinou a narostlými krystaly síranu olovnatého, pak v krátké době ztrácí schopnost nového nabiti. Nahoru uvedená chemická reakce se nabíjením již neobráti, nebo obráti jen nesnadno, desky jsou pokryty nevodivým a nerozpustným síranem a akumulátor lze částečně napravit dluhodobým nabíjením slabým nabíjecím proudem. Jestliže se počká za normální nabíjet akumulátor prudovou intensitou 1 ampéru na 1 plošný decimetr jeho kladných desek, pak částečná obnova sulfatisací poškozeného akumulá-

toru může se dít nabíjením nižším proudem o hodnotě asi 0,2 ampéru pro tutéž plochu kladných desek. Je-li sulfatisace desek příliš pokročilá, pak nelze akumulátor regenerovat ani popsaným způsobem a je možné takový olověný akumulátor pokládat za zničený.

Probíhá-li uvedená chemická reakce správně a nerušeně dlouho v obou směrech, čili používá-li se správně akumulátor, pak se proudem po jisté době změní olověná substance jeho nosných mřížek v houbovitě olovo a v kysličník olovičitý, které nemají již původní mechanickou soudržnost a akumulátor, ač teoreticky dostává podle uvedené chemické rovnice do své nejlepší formy, podléhá destrukci desek, které se rozpadají a způsobují konec akumulátoru. Destrukce nebyvá náhlá a projevuje se dlouhou dobou před koncem tvoření kalu na dně nádob, jenž dostoupí-li až k deskám, působí zkrat a rychlou ztrátu náboje akumulátoru.

Tyto nevýhody olověného akumulátoru vedly Edisona k myšlenkám na vytvoření nového akumulátoru, který by byl prost víceméně použitelný. Nový akumulátor měl být zlepšením dosavadního. To se však nepodařilo a byl sice nalezen akumulátor nový, s novými vlastnostmi a s novými výhodami, ale opět podle povahy použitých látek s novými nečekanými vadami. Edison pro svůj nový akumulátor použil chemické reakce, která probíhá mezi železem a hydroxydem trojmočnného niklu asi takto :



Jemné, velice aktivní železo se oxyduje kyslikem z hydroxydu niklu a přechází v kysličník železnatý. Edison při tom pozoroval, že aktivita užívaného železa nebo lepe řečeno kysličníku železa udržuje se velmi dlouho a stoupá, jestliže do procesu nabíjecího a vybijecího zařadi se jako katalyzátor hydroxyd lithný. Je zajímavé, že ač principem chemické reakce alkalického akumulátoru je přechod kovu v hydroxyd, což se děje ve vodném prostředí

Žhavení střídavým proudem a bručení

(Dokončení s předešloží strany)

ným odběrným prstýnkem, v nouzi však i dva přibližně stejně pevné odpory hmotové, 20 až 100 ohmů, spojené za sebou, mezi nimiž připevníme uzemňovací svod.

Proč uzemněním středu nejvíce zmenšíme bručení účinkem vlákna? Protože jeho konce pak mají proti zemi potenciál stejně veliký, ale opačné polarity, a stejně i jednotlivá místa vlákna mezi konci a středem. Při vlásenkové nebo ještě k tomu šroubovitě stočené (bifilární) úpravě vlákna jsou místa takto opačných potenciálů v těsné blízkosti a proto se jejich účinky navenek (do kathody) vzájemně vyrovnávají, ruší (obraz c). Je-li nadto použito středu nastavitelného (odbučovače), můžeme vyhledat takové postavení, kdy je bručení nejmenší, i když nepravidelnostmi v průřezu nebo poloze vlákna, tloušťce isolace, nesouměrném postavení atd. není účinek obou pólů vlákna stejný.

U přístrojů na oba proudy, kde nemůže

být síťový transformátor a kde jsou vlákna upravena pro žhavení týmž proudem, zapojena za sebou (v řadě) a žhavena přes omezovací odpor přímo síťovým napětím, nemůže být uzemněn střed vláken, nýbrž jen konec jediného z nich. Proto zapojujeme vláknko nejčitlivější elektronky těsně k onomu pólu sítě, který je spojen s nulovým vodičem (kostrou), dále elektronky vysokofrekvenčních stupňů, poté vláknko elektronky koncové, jako poslední vláknko usměrňovačky a omezovací odpor.

Nejúčinněji omezuje bručení vláknem uzemněním umělého, nastavitelného středu žhavicího obvodu, provedené s pomocí odbučovače. Tohoto způsobu používáme u tónových zesilovačů, kde se vyskytuje signální pod 0,1 V. Méně účinné ale mnohdy postačující je uzemnění umělého (odpor pevný) nebo přirozeného (střední vývod na žhavicím vinutí) středu žhavicího obvodu. Pro ještě menší nároky (prakticky u všech přijimačů) stačí uzemnit jeden, zpravidla libovolný pól žhavicího vinutí.

a za spolupůsobení vody, neúčastní se v alkalickém akumulátoru voda nabíjecích a vybíjecích pochodů a nemění se proto také hustota elektrolytu. U alkalického akumulátoru nám tudíž hustota jeho elektrolytu nic nepoví o stavu náboje, jako je tomu u akumulátoru olověného, kde řídká kyselina znamená vybití a hustá nabité (25° Bé). Při velmi jemném, laboratorním pozorování bylo sice zjištěno, že se hustota elektrolytu alkalického akumulátoru mění při nabíjení, a to tak, že při nabíjení poněkud málo růdne a při vybíjení nepatrne houstne. Za elektrolyt do svého akumulátoru zvolil Edison vodný roztok hydroxydu draselného v koncentraci asi 21 %, který jest prakticky ze všech koncentrací nejvodivější; na tom u ocelového akumulátoru velmi záleží. Technickou předností olověného akumulátoru je nepatrná hodnota vnitřního odporu článku, která umožňuje náhlý odběr proudu vysoké intensity. Startovací autobusové baterie vydávají náhle proud až 500 i více ampérů. Články ocelového akumulátoru mají u porovnání s olověnými značný vnitřní odpor a záleží tu velmi na tom, zda elektrolyt má nejvhodnější koncentraci. Je-li hodnota vodivosti u vodného roztoku hydroxydu draselného při 4 % číslice 1464, pak u 8% je 2723 a u 29% dosahuje maxima 5484, po kterém opět klesá. Z jistých důvodů se volí hustota elektrolytu o něco málo pod vodivostním optimem.

Nečekanou vlastností ocelového akumulátoru bylo nižší napětí jeho článků, které je asi 1,5 voltu, při čemž vybíjení akumulátoru se končí u hodnoty 1,1 voltu. Porovnáme-li oba akumulátorové typy, přináší užívání ocelového akumulátoru nutnost řadit do série více článků k dosažení potřebného napětí. Tak šestivoltová autobaterie olověná má tři články, ocelová čtyři a tak pod. Útok na váhu olověného akumulátoru se Edisonovi proto nepovedl, protože jeden akumulátor ocelový je sice lehčí, má však přibližně v též poměru nižší napětí. Chemikálie alkalického akumulátoru se nemění, ať akumulátor stojí ve vybitém nebo nabitém stavu libovolně dlouho. Pisatel tohoto článku používá ruční svítílny s alkalickým akumulátorem zdejší výroby již více než deset let bez zjavného zhoršení stavu akumulátoru stářím, při čemž přes léto bývá svítílna zapomenuta vždy ve vybitém stavu. Tato okolnost je jednou z největších předností alkalického akumulátoru, k níž přistupuje též vysoká mechanická vzdornost desek. Po konstruktivní stránce vyrábí se většina olověných akumulátorů vymazáváním olověných mřížek pastou, čili pastováním desek. Desky ocelových akumulátorů jsou naproti tomu dvojího druhu a u obou nachází se účinná hmota uzavřena buď v kapsách nebo trubičkách. Systémy kapac nebo skupiny trubiček jsou upevněny v ocelových, silně pokovených rámcích, a tvoří mechanicky pevné klece, jen nesnadno podléhající destrukci.

Protože téměř vždy se hydroxyd železnatý při nabíjení jen těžko v alkalickém akumulátoru převádí na železo, ztrácí se mnoho nabíjecí energie při rozkladu elektrolytové vody. Je obecně známou okolností, že při nabíjení desky ocelových akumulátorů produkuje již z počátku mnoho plynných zplodin. Byl to Jungner,

který přidal do hmoty záporné desky až 75 % kadmia, jímž se využívají plynu zmenšilo, což umožnilo užívání alkalických akumulátorů u elektrických důlních lamp. Vývoj v tom směru šel tak daleko, že za elektromotoricky činnou látku záporné elektrody bylo užito jen pouhého kadmia.

Louh draselný, nebo též vodný roztok hydroxydu draselného, který je elektrolytem v alkalickém akumulátoru, má jednu velmi nepřijemnou vlastnost, že se totiž velmi dychtivě slučuje s kysličníkem uhličitým, kterého je všeude jisté procento ve vzduchu. Proto je velmi nežádoucí, aby otvory ocelových akumulátorů byly pocházeny otevřeny a mívají vždy důmyslná zařízení, umožňující vyrovnat vnitřní přetlak při nabíjení, ale nedovolit přístup vzduchu dovnitř. Jednocestné ventily bývají pryžové, a protože pryž stářím tvrdne, je doporučitelné u starších ocelovníkových akumulátorů vyměnit tyto pojistné součástky za nové. S louhem totiž tvorí kysličník uhličitý uhličitan, sodu, která se v louhu rozpouští a mění životní podmínky ocelových desek.

Chemické reakce ukazují, že velmi záleží na tom, aby při nabíjení a vybíjení probíhaly procesy tak, jak jsou napsány a nebyly ničím rušeny. Chemické procesy na deskách mohou být rušeny nežádoucími látkami. V ocelovém akumulátoru by znamenala úplnou smrt kyselina z olověného akumulátoru nebo jakákoli kyselina jiná. Těžké poškození by znamenalo, kdyby do roztoku hydroxydu dostaly se roztoky nebo krystaly jiných solí, kousky měděných nebo mosazných drátků a pod. Povrch akumulátoru má být v provozu čistý, umýváme jej tekoucí vodou při zavřených zátkách. Po osušení natírá se kovový povrch však a článků, jakož i spojů čistou, neutrální vaselinou. Je-li v ocelovém akumulátoru roztok hydroxydu předepsané koncentrace, t. j. asi 20 %, pak články snesou účinky vysokých mrázů bez poškození, obsahují-li články místo elektrolytu vodu, pak mráz mohou nádobu roztrhnout. I když mráz neroztrhne nádobu, může ji deformovat, což může opět způsobovat vnitřní zkrat a pod.


Získáme-li někde starou ocelovou baterii, pečlivě otevřeme otvory jednotlivých článků, doplníme elektrolyt roztokem hydroxydu draselného v destilované vodě, při čemž za chladu má mítí roztok hustotu rovnající se specifické váze 1,19, a baterii nabíjíme zvolna polovičním nabíjecím proudem dva a půl až tříkráte tak dlouhou dobu než je předepsáno. Nefunguje-li uspokojivě, pak vylíjeme elektrolyt, články vypláchneme několikrát destilovanou vodou a naplníme čerstvým správným elektrolytem a opět nabíjíme nižším proudem delší dobu. Nedostáváme-li ani pak uspokojivé hodnoty z baterie, nelze nic jiného podnikat, než baterii pokládat za poškozenou stářím nebo chemikáliemi.

Olověný akumulátor je vybitý, když jednotlivé články mají napětí nižší než 1,8 voltu a kyselina měří méně než 1,15 sp. v. Olověný akumulátor je nabity, když jednotlivé články měří více nebo alespoň 2 volty, kyselina má alespoň 1,18 sp. v. Ocelový akumulátor je vybitý, když jednotlivé články mají méně než asi 1 volt, při čemž za nabity možno pokládat člá-


nek, vykazuje-li napětí nad 1,5 voltu. Hustota roztoku hydroxydu má být asi 1,19 sp. v. Je velmi důležité pamatovat, že nelze měřit týmž hustotoměrem hned po sobě kyselinu olověného a louhového akumulátoru!

Nová miniaturní dvojitá elektronka

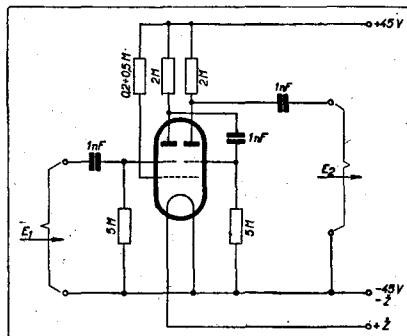V řadě elektronek typu, používaného v rádiové rozběžce, přibyla nová dvojitá trioda s prostorovou mřížkou, která má při žhavení spotřebě 0,65 V/0,05 A a anodovém napětí 45 V zisk 200 až 250. Zapojení této elektronky, která nese označení CK510A, ve dvoustupňovém zesilovači, udává připojený obrázek.



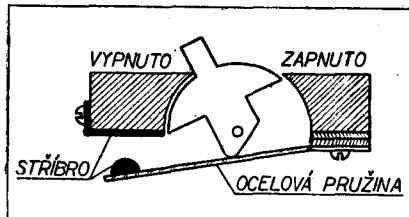V Británii byl uveden na trh nový bezhlubný, neklapající vypínač. V laboratořích firmy G. E. C. zjistili pokusy, že stříbrné dotyky spolehlivě spinají a vypínají stříbro i s proudem, a to i při velmi malých spinacích rychlostech. Z toho poznatku vznikla úprava vypínače zcela bezhlubného a jak vidíme na obrázku více než jednoduchého, ač jeho výkon je až 250 V/10 A. -rn-




• O důmyslném kontrolním přístroji pro hodináře píše listopadové číslo Wireless World. Obrazovka s paprskem, který krouží 10krát za vteřinu podle signálů, odvozených děliči kmitočtu z křemenného oscilátoru s chybou menší než dvě stotisíci. Jasnost stopy moduluje zvukové impulsy hodinkového nepokoje, které snímá citlivý mikrofon, ná němž zkoušené hodinky leží. Je-li kmitočet nepokoje správný, objeví se na kruhové světelné stopě zespřední místo, které se nepohybuje. Jestliže postupuje směrem rotace paprsku, znamená to, že se hodinky předcházejí, v opačném případě se zpoždívají. Tako zjistí hodinář jedním pohledem stav hodinek nastaví je na správný chod okamžitě, bez několika hodinového zkoušení. Mikrofon s hodinkami se dá natáčet a tím lze zkoušet chod v různých polohách. Stojí-li značka na obrazovce, jdou hodinky s denní chybou menší než 1,7 vteřiny.

Nové schoopovací nástroje

Na glasgowské technické výstavě v listopadu minulého roku vystavovala britská fa Metallisation Ltd. zařízení pro postříkování předmětu povlaky z taveného kovu. Materiál se vede do pistole v podobě drátu. Na rozdíl od dřívějších úprav, které zpracovávaly převážně zinek, dovolují nové výkonné pistole tavit a rozprašovat i mosaz, měď, nikl, ocel a nerezavěcí ocel.

SUPERHET DO AUTA

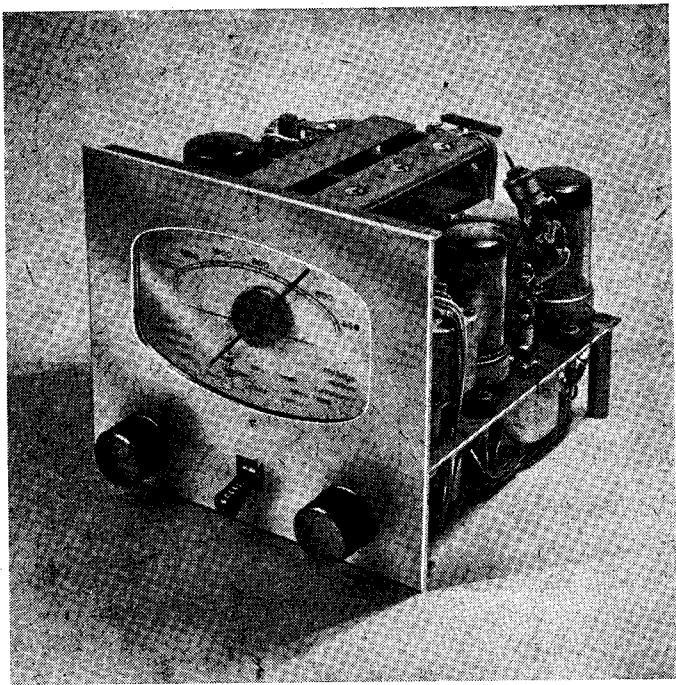

Výkonný a selektivní přístroj, vhodný pro příjem v jedoucím autu s náhražkovou antenou, vystačí se čtyřmi sdruženými elektronkami a má kromě reproduktoru a zdroje s vibrátorem rozměry 130 x 145 x 150 milimetrů.

jedoucí posluchač nemusel mít stálé ruku na regulátoru hlasitosti nebo citlivosti a aby se po případě nesnažil točit jím za koncovou záružku, musí mít jeho přístroj samočinné, velmi účinné řízení citlivosti a hlavně dostatečnou rezervu. Jen tak může úspěšně překonat úklady umělého úniku, který si jízdou sám vytváří. To tedy opět vede k superhetu zmíněného typu, a to jsou hlavní předpoklady pro návrh a stavbu automobilového přístroje.

Přístroj připravený k vestavění, pohled se strany stupnice, na fotografované na skle. Zleva regul. hlasitosti, spinač, ladění.

Méně závažné jsou otázky hlasitosti, jakostí přednesu a vlnových rozsahů. S výjimkou speciálních úkolů vystačíme s rozsahem středních vln a tím odpadne složitá úprava s přepinačem. Hlasitost postačí asi taková, jakou získáme s dobrým reproduktorem z výkonu 0,5 až 1 watt. Vyhoví tedy běžná koncová pentoda, kterou ještě můžeme omezit ve spotřebě tak, aby pracovala se ztrátou asi 5 wattů. Přednes musí být posunut spíše k výškám, protože hluk auta tlumí hluboké tóny, anebo, což je podivné, ale zkušenostmi potvrzené, přispívá k jejich krytí asi podobně, jako zpěvák amatér v jedoucím vlaku má pocit, že se jeho hlasový rejstřík vydatně rozšířil směrem k basám. To ovšem neznamená, že bychom se spokojili s přednesem od 500 c výše, postačí však úplně běžné výstupní transformátory, které dají u 100 c/s zeslabení asi 3 dB.


Důležitou otázkou je spotřeba. Přístroj nesmí být tak náročný, aby baterii, plně zatíženou spotřebiči auta, vyčerpával příliš rychle. Lze připustit spotřebu asi

Tímto návodem vyhovujeme přání řady čtenářů, kteří se vedle radioamatérství věnují i motorismu. V žádostech o návod na vhodný přístroj čtli i vyslechlí jsme sice podmínky, aby přístroj byl co možná malý a s malým počtem elektronek (nejlépe trifilampovka). Protože však máme již skrovné zkušenosti s přijímačem ve vozidlech, dopadl návrh tak, aby se přístroj z naší dílny vyrovnal výkonom továrním výrobkům. Nezbytnost použití superhetu a i toho typu, který jsme vybrali, vysvitne z následujícího rozboru.

Přijímač v autu pracuje s náhražkovou anténou, a to špatnou náhražkou. Za jízdy nemůže antena vyčinovat více než několik decimetrů nad profil karoserie, jež je kovová a spojena s kosem k přijímače. Je tedy její účinná výška malá, zvláště při jízdě městem. To je důvod proč musí být přístroj *mimořádně citlivý*, nechceme-li přijímat jen poruchy motoru a nejvýš ještě tak několik desítek kilometru vzdálenou silnou stanici. Ani standardní superhet s přívodem signálu přímo na směšovač

by tu nevyhověl, protože signál je slabý a směšování by bylo málo účinné, zvláště ve dne a za zhoršených příjmových podmínek. Musíme se proto smířit se superhetem, a to ještě vyzbrojeným vf zesilovačem stupněm před směšovačem, který zhruba vyváží neválné vlastnosti automobilové antény.

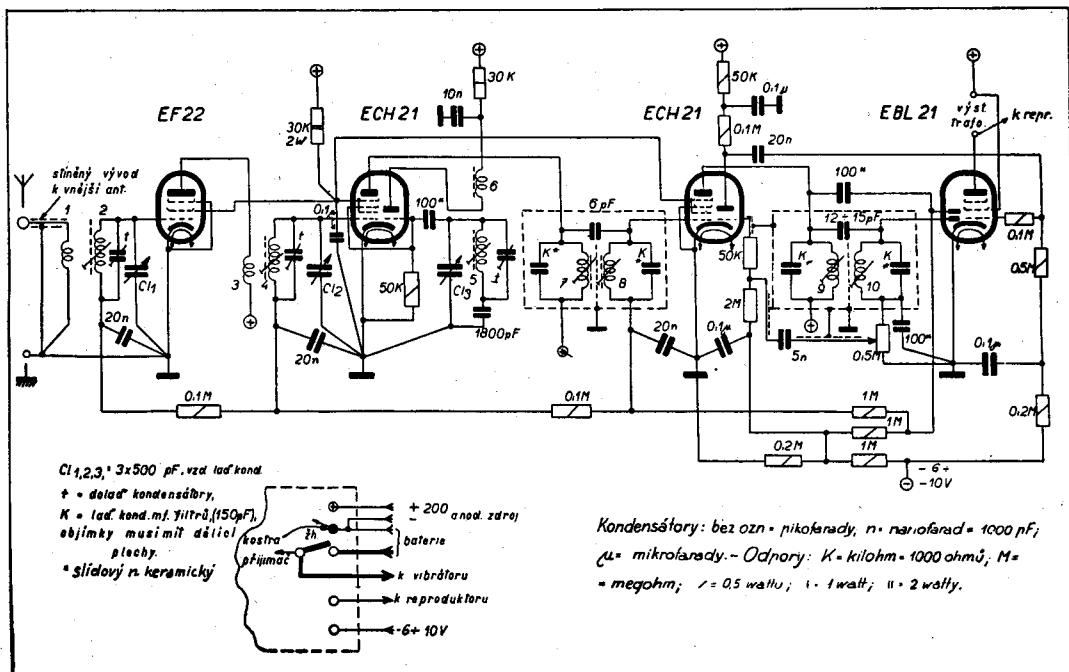Příjmové podmínky se při jízdě autem značně mění. V několika vteřinách může vůz projet celou jejich stupnice, od příznivého postavení na vrcholu cesty do hlubokého úvozu nebo údolí, mezi železobetonové domy v městě a podobně. Aby pak




Schema zapojení s vepsanými hodnotami. Otisk lze koupit spolu s náčrtkem kostry a spojovacím plánkem, viz poznámku u spojovacího plánu.

5 ampérů, budeme však raději hledět vyštačit s 3,5 A, t. j. s příkonem 21 watt. Žhavení elektronek a osvětlení stupnice bere z toho již asi 2 A, na anodové obvody zbývá tedy asi 10 W včetně ztrát v měniči, t. j. při 200 V proud 50 mA. Nás přístroj pracoval uspokojivě i při hodnotě podstatně menší a spotřeba proudu byla při tom jen 27 mA celkem. Podrobné údaje uvedeme v popise napájecí části v příštím čísle.

Vedle požadavků elektrických musí přístroj, vystavený otřesům v jedoucím voze, splňovat řadu *podmínek mechanických*. Kostra musí být pevná, montáž choulostivých částí pružná, spoje volně vedené a nikdy nesmíme jejich isolaci odstraňovat naříznutím, nýbrž vždycky opálením, nebo použitím holého drátu a volných isolací trubicek. Zanedbáte-li tuto opatrnost, vyměníte velmi brzy většinu spojů, neboť se otřesy unaví a v místech sebe méně naříznutých brzy odlétají. Také spájení musí být svědomitější než s jakým vystačíme u přístrojů stabilních, z týchž důvodů, jako prve. Ladicí součásti, otočný kondensátor, trimry a cívky musí být stálé a jejich nastavení se nesmí měnit, třeba je tento přístroj na vlnách středních velmi krotký a dá si lšíbit podstatně více než každý jiný.

Kromě toho musí být rozměry co možná malé, neboť do velikých vozů sotva kdo bude stavět přístroj amatérský a v malých zase není nadbytek místa. Nám usudnila práci možnost použít elektronky řady E21 s klíčovými objímkami. Přístroj téhož zapojení a výkonu lze však sestavit i s elektronkami rudé řady, a to EF9, 2krát ECH4, EBL1. Jen jejich rozměry

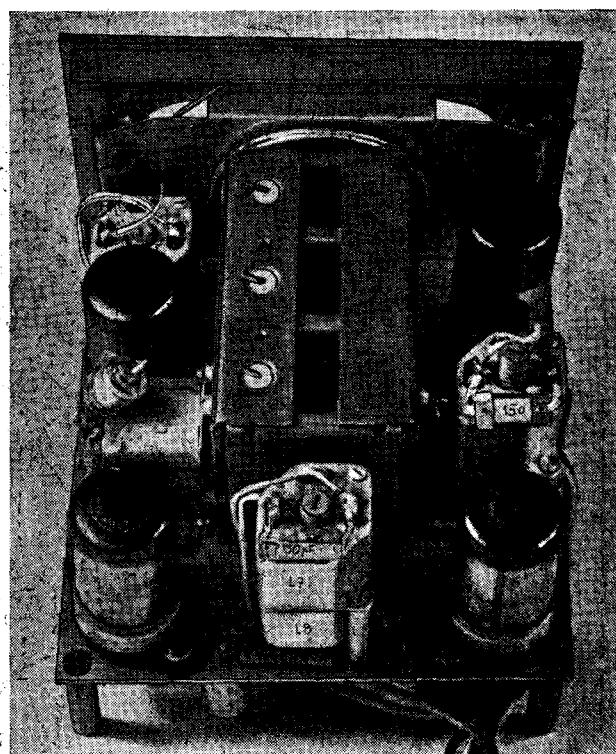Pohled na hotový přístroj shora. Zleva nahoru: vstupní obvod, EF22, oscilátorová cívka, ECH21, dole uprostřed 1. mf transformátor, 2. ECH21, napravo 2. mf trafo, koncová EBL21. Uprostřed ladící kondensátor.



jsou požehnanější a přístroj vyjde o několik centimetrů ve všech rozměrech větší. I tak se však dá rozvrhnout do takového tvaru, aby se vešel do malého vozu.


V zapojení vidíme superhet s vf zesilovačem ještě před směšovacím stupněm, ladění trojitým kondensátorem s obvyklými vazbami a se společným napájením stínění mřížek všech vf elektronek. Ač je to dosti odvážné, nepůsobilo to potíž a nemusili jsme odstraňovat náchylnost ke zpětné vazbě. To souvisí s dobře stíněnými cívky, s účelným rozložením součástí, jejichž spoje postupují kolem la-

dicího kondensátoru asi stejně, jako ve schématu od antény k reproduktoru, a hlavně s tím, že odpadl vlnový přepinač. Antena i směšovač jsou vázány induktivně. Zapojení směšovače i oscilátoru je obvyklé, jen nesmíme zapomenout spojit mřížku triody u oscilátoru s třetí mřížkou hexodového systému. Mf filtry jsou úplně stíněny, vazba je vypočtena pro žádanou šířku a nastavena pevnými kondensátory.


Druhá ECH21 pracuje svým hexodovým dílem jako mf zesilovač, který napájí druhý filtr. Z jeho sekundáru demoduluje vf napětí jednou z diod v koncové EBL a přes potenciometr, jímž řídíme hlasitost, vede me tónové napětí do triody ve zmíněné druhé ECH. Z primáru odebráme vf napětí pro usměrnění a vytvoření mřížkového napětí automatiky. Za triodou je odporově vázáný stupeň koncový v běžném zapojení.

Abychom si ušetřili kathodové odpory a příslušné blokovací kondensátory, vyrobíme potřebné napětí pro polarizaci mřížek odporem v záporné věti anodového zdroje, na němž vzniká asi 10 voltů. Tohoto napětí používáme pro koncovou elektronku, a aby nevznikla prourová zpětná vazba negativní, máme tu filtr s odporu $0.2 \text{ M}\Omega$ a kondensátoru $1 \mu\text{F}$. Pro nf triodu dělíme toto napětí odpory 1 a $0.2 \text{ M}\Omega$, tedy asi na 1.6 V, které postačí pro její mřížku. Totéž napětí jde přes odpor $1 \text{ M}\Omega$ na onu diodu, jež vyrábí napětí pro automatiku, a způsobuje jednak zpoždění automatiky o hodnotu, jež dovoluje využití příslabých signálech plné citlivosti přístroje. Současně se však přidává ke stálému napětí asi 0.8 V, jež

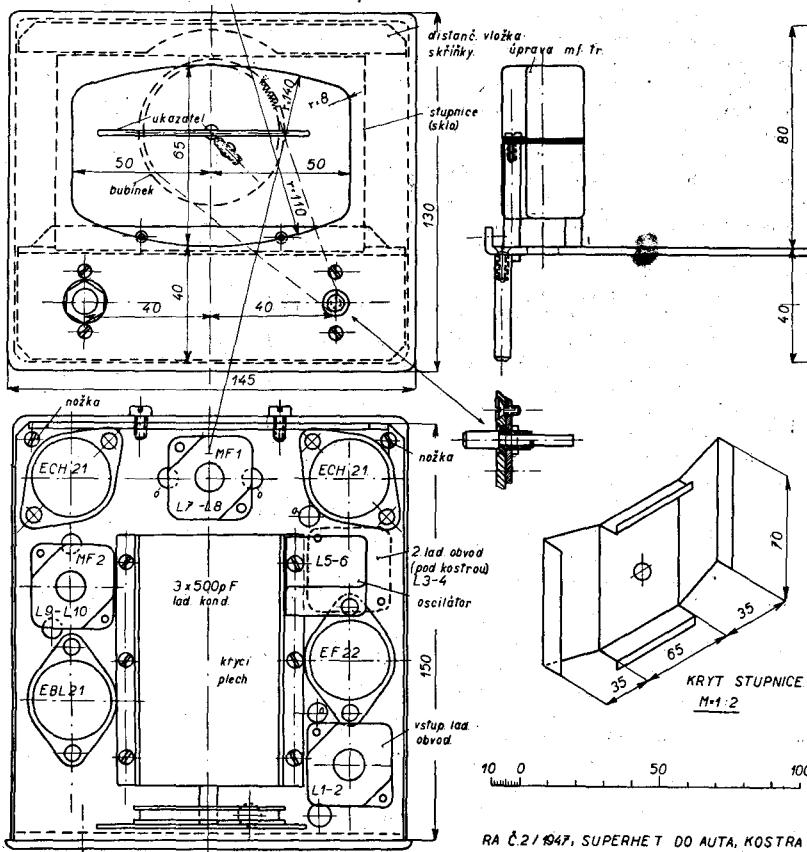Náčrt kostry, vyrobené ze silného hliníkového nebo duralového plechu, ladícího převodu a stínidla stupnice. Pro elektronky rudé řady E vyjde kostra o něco větší.



RA Č. 2/1947, SUPERHET DO AUTA, KOSTRÁ

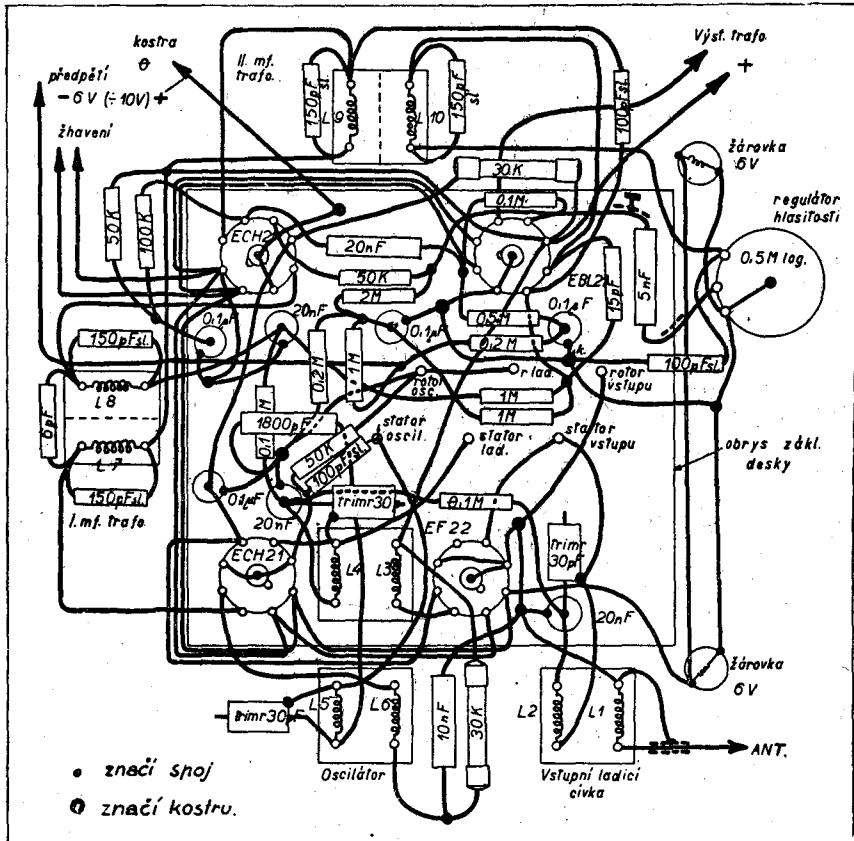

dioda vytváří proudem i při nulovém napětí na anodě, a tvoří asi 2,4 V stálého základního předpětí elektronek vf a mf zasilovací části.

Zbývá zminit se o dívodech, proč jsme použili *mf* kmitočtu 125 kc. Především proto, že to u přístroje pro střední vlny a se dvěma ladicími obvody před směšovacím smíme učinit bez nebezpečí hvizdů a zrcadlových výskytů, jež ohrožují rozlišení stanic na vlnách krátkých. Z druhého proto, že je superhet s tímto kmitočtem nesrovnatelně jednodušší při využívání a souběhu (poměrně malý rozdíl mezi vstupním a oscilátorovým ladícím obvodem). Vskutku zde záleží hlavně na vyvážení *mf* obvodů. Při poměrně malých odchylkách, jaké si vynutila jádra s malou možností doladění, na které jsme byli odkázáni, hrál přístroj skoro například jasmile jste odstranili poslední chybu ze zapojení. Třetím, neméně závažným důvodem, je skutečnost, že resonanční odpor *mf* obvodů s kmitočtem 125 kc je i při vinutí cívek z drátu nejméně dvojnásobný než u *mf* = 460 kc, tedy celkový zisk nejméně čtyřnásobný, ve skutečnosti však asi větší, soudíme-li jen podle hrubého srovnání. Nadtě jsou *mf* obvody s nižším kmitočtem podstatně méně choulostivé na rozladění. Uvážme, že na př. změna kapacity nebo indukčnosti o 5 % posune resonanční kmitočet o 2,5 procenta, a to je při 125 kc jen 3,13 kc, tedy signál ještě neujeede, ač jde o rozladění brutální, u *mf* = 460 kc způsobí posun o 11,5 kc a tedy podstatně zefslabení.

Ke stavbě potřebujeme jen běžnou míru dřílenské zdatnosti a péče při spojování. Jakkoli je přístroj poměrně klidný a dá

Spojovací plánek. Otisk ve skutečné velikosti
spolu s výkresem kostry a schematem za 35
Kčs v redakci t. 1. Poštovní výlohy 2 Kčs.

si dost libit, doporučujeme neměnit bez podstatných důvodů rozdělení součástí, po případě zachovat v podstatě tu úpravu, která se nám dobré osvědčila. Ze snímku vidíte všechny cívky v původních krychlových krytech, přiložených vždy těsně na kostru, aby byly cívky spolehlivě stínněny. Kromě toho jsou cívky ladicí (L1 až L6) úcelně rozvrženy, takže ani jejich spoje a trimry nemohou na sebe přesobit. Důležité je to mezi ladicím obvodem vstupním a na mřížce směšovače, které jsou proto na opačných stranách základní desky. Trimry (Philips-Tesla, tvar 30 PF, 7864 podle starého ceníku) jsou připájeny přímo na vývodech cívek.

Použití dobré vodivého hliníku na kstru dovoluje méně soustavné uzemňování důležitých obvodů; u kostry železné musíme svádět zemnění jednoho obvodu (stupně) do jediného uzlu a všechny nákonec dříkladně propojit.

Mf transformátory jsou sestaveny ze dvou cívek v krytech, přiložených nestínnými dny na sebe a sešroubovaných na stojáncích z šroubků a rozpěracích trubiček. Z počátku jsme očekávali, že vazba tímto postavením získaná bude příliš těsná, a vložili jsme mezi cívky stinici měděné folie. Při sladování jevíl se přístroj nesmírně selektivním a také hlasitost byla malá i při vytvořeném regulátoru hlasitosti. Když jsme plechy vyňali, byla silice hlasitost větší, avšak nadbytečná selektivnost se stále projevovala dunivým předesnem. Proto jsme zavedli pomocnou vazbu kondensátory mezi živými konci

Hodnoty cívek.

Cívky všechny na hrnečkových uzavřených jádřech stříkaných (nelesklých, viz str. 49). Průměr středního sloupku 11 mm, uvnitř šroubek asi M8. Na odlišná jádra je třeba přiměřeně změnit počty závitů.

Ladicí cívky vstupní a na mřížce s směšovací: vazební vinutí 1 a 3: 20 závitů drátu 0,15 mm smalt a hedvábí. Ladící vinutí 2 a 4: pro celkovou ladici kapacitu 520 pF a rozsah do 515 kc je indukčnost 184 mikrohenry, počet závitů 79, vinutí z vf. kabliku asi $20 \times 0,05$ mm.

Oscilátor, vazební vinutí 6: 20 závitů
drátu 0,15 mm smalt a hedvábí, vinutí ladící

mf transformátorů, které jsme si vypočítli podle vzorce, uvedených na př. v knize Fyzikální základy radiotechniky, I. díl, navinuli je z isolovaných drátů a dosáhli jsme pak vazby přiměřené, s mírně dvouhrbou křivkou a s přednesem jen přípustně omezeným ve výškách. Aby nám zbylá vazba induktivní nerušila vazbu kapacitní a aby chom nemusili hledat správné postavení vinutí vůči sobě takové, aby se oba způsoby vazby sčítaly, prostě jsme stínici folie zase vložili. Kdo nemá možnost změřit na dosti přesnému můstku vazební kondensátory 6 a 15 pF, improvizované stočením isolovaných drátků, může postupovat buď zkusmo, což je zdlouhavé, nebo si koupí v odborném závodě kondensátorky s příslušnou kapacitou (na pf. 5 a 15 pF slídové) a zapojí je bez měření.

Jen dva spoje musíme stinit: přívod antény, vedený z vnějšku vozu k přijímači, aby zbytečně nelovil nekoncesované vysílání svíček, rozdělovače, po případě blízkavé směrovky, a dále celý obvod v okolí regulátoru hlasitosti, jak je vyznačeno ve schematu. Ostatní spoje stínění nevyžadovaly, třebaže nebyly vždy kratičké. Konstruktér vynechal dokonce stínici plechů v objímkách elektronek, bez jakýchkoliv špatných následků, ač jsme je měli připraveny a jejich použití doporučujeme.

Náměty

Velmi si vážíme

těch nečetných radiových obchodníků, kteří své výlohy sestavují vkusně a přehledně, a na štítcích u zboží udávají vedle cen i název nebo dokonce stručný jeho popis. To je pak skutečná škola radioamatérů a chápeme docela jasné,

proc k takovým závodom přichází zajemci z dalekého okolí,

proč obchodníci, kteří mají kdy na takové plné a účelné využití své výkladní skříně, neměli nikdy důvod mluvit o krizi v radio-

Přejeme jim i sobě, aby jich bylo více, a nejenom v Praze.

Zatěžkavací zkoušky

připravila počátkem ledna beseda rozhlasových novin soutěž s ustříženým rohem československým přijímačům. Posluchač měli uhádnout děj ze zvuků převážně na horním okraji zvukového spektra: vzdex, sykot vody na plotně, šumot prádla při zhlénání a pod.

pro týž kondensátor a padding 1800 pF má 78 % indukčnosti cívek 2 a 4, t. j. 88 % závitů, zde 68 závitů drátu 0,15 mm, smalt a hedvábí. Obě vinutí v téžmém smyslu, jsou-li ve schematu horní konce obou vinutí začátky, je třeba zapojit způsobem podle schematu, aby oscilátor pracoval.

Mf filtry pro 125 kc a pro ladící kondensátory 150 pF, slida nebo keramika; indukčností 9600 pF, 565 závitů drátu 0,1 mm smalt. Použitá jádra dovolují změnu indukčnosti šroubováním jádra celkem asi o 5 %. Proto je zapotřebí přesně zjistit počet závitů. Uvedené hodnoty jsou vyzkoušeny. Všechny cívky jsou v původních, těsně přiléhajících stříbrných krytech.


Plechy jsou zapotřebí ovšem jen u elektronek řady E21 a vkládají se tak, že přilehnou ke střední svírací plechové části objímky a oddělí mřížku se skupinou nevibrantní elektrod od ostatních, které by mohly působit zpětnou vazbu.

Při sladování postupujeme zase známým způsobem. Na sekundární výstupního transformátoru, který ve vlastním přijimači není, připojíme střídavý voltmetr, na př. DUs s rozsahem 3 V; přes kondensátor 100 pF připojíme pomocný vysílač na míružku směšovače, naladíme jej na 125 kc. Přijimač naladíme na nejdleší vlnu, a pokoušme se dosáhnout ve výstupu modulujícího tónu z p.v. U vojen-ských jader, kde jen část středního šroubků je upravena jako dolaďovací šroubek, kde je tedy možnost dodaléní malá a závity musí být přesné, se to obyčejně podaří i s poměrně slabým signálem a stačí jen dolaďit na plný výkon. V našem přístroji jsme musili nahradit poslední kondensátor 150 pF v druhém mf filtru hodnotou 140 pF, jinak nebylo lze vy-ladit obvod na maximum. Zde jsou však na obou obvodech maxima velmi tupá, protože obvody jsou tlumeny svody — regulátorem hlasitosti a automatiky. Pod-statný vliv na selektivnost má mf trans-formátor první τ i i_{17} a i_{18} .

Však také jen jediné procento analysovalo zvukový obraz správně. Není divu, že byl výsledek tak nevelký, vždyť přece velká většina přijímačů nehráje nad 3000 cyklů, všechna „s“ mění v „š“, pokud je vůbec přenáší, a ještě k tomu hraje většinou s utazenou tónovou clonou. Podobnou soutěž nevyhráje větší díl našich posluchačů číháve, než budou poslouchat kmitočtové modulované vysílání, nebo aspoň než dostanou jakostnější přijímače.

Jak hraje váš příjímač?

To je otázka, jež mnohoho posluchače živě zajímá. K jejímu zodpovědění mohl by přispět náš rozhlas tak, že by občas vysílal rádu tónů od nejhlubších k nejvyšším, stálou hloubkou modulující nosnou vlnu. Výška tónu by byla předem ohlášena, buď jednotlivě nebo ve skupinách. Prostý posluchač mohl by činnost přístroje posoudit sluchem, radioamatérského asy měřili výstupní napětí. Získali by tak kmitočtovou charakteristiku přijímače včetně výroby, jež je výstížným měřítkem jeho jakosti. Kdyby technikové rozhlasu vysílali tónové kmitočty písané na 0,1 %, dali by amatérům a živnostníkům možnost kontroly, nastavení nebo cejchování generátorů a přístrojů, za něž by jistě byli všechni vděčni, i kdyby musila být vysílána mezi půlnoci a šestou hodinou ranní. Za pět minut bylo by ze vyslati 20 kmitočtů po 15 vteřinách, což stačí pro většinu měřenf

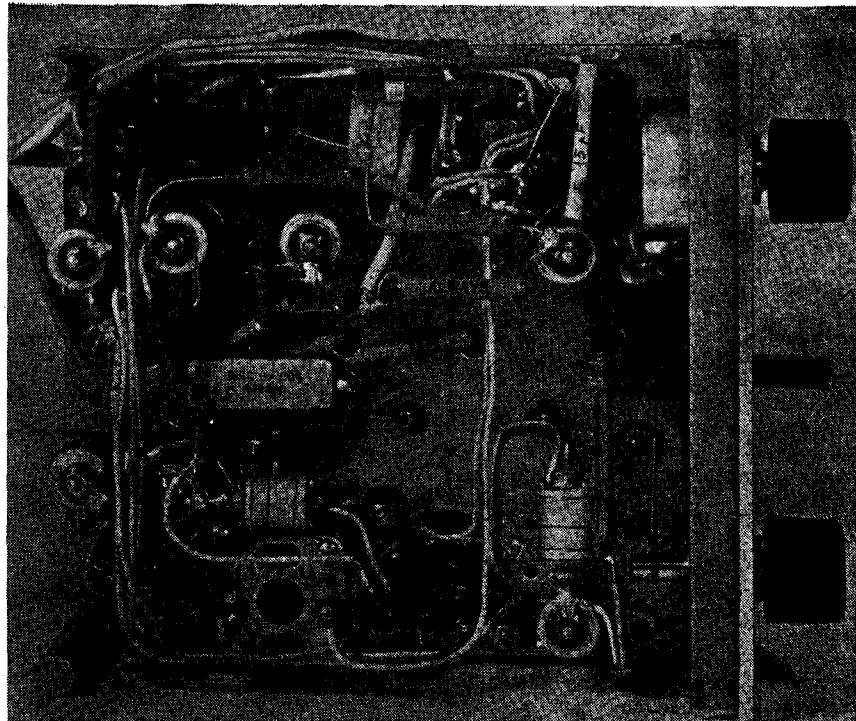

Pohled pod kostru. Dole cívka 2. laď. obvodu, na čelní straně vpravo nahoru reg. hlasitosti, pod ním spinač, dole ladící převod.

Poté můžeme přistoupit k dodádání vstupních obvodů a oscilátoru. Je to vskutku, z důvodu, které po třetí připomínáme, jen dodádění, a je snadné i pro méně zkušeného. Přede vším je nutné, aby pracoval oscilátor, o čemž nás přesvědčí ss voltmetr, připojený paralelně na mřížkový svod oscilátorové triody, odporník 50 k Ω . Při správné činnosti se tu musí objevit napětí asi 10 V, při čemž ovšem měříme rozsahem aspoň 100 V a s voltmetrem 1000 ohmů na volt, aby obvod příliš neutlumil. Záporný pól je na mřížce, kladný na zemi. Tento způsob je rychlejší než měření proudu ve svodu, nesmíme ovšem ponechat voltmetr připojený při dalším sladování, protože by byl oscilátor poněkud rozladěn. Je-li zapojení v pořádku a toto napětí nenajdeme, jsou asi nesprávně zapojena vinuti oscilátoru, a tu stačí změnit přívody k jedinému z nich. Vybereme si to, které to snáze dovoluje.

Jakmile oscilátor pracuje, podaří se zpravidla zachytit nejen nejbližší, ale i řadu vzdálenějších stanic, a to podle okolnosti tak, že se zdá další vyvažování zbytečným (ještě jednou: přesné cívky s malým dolaďováním). Pak stačí přeladit otočný kondensátor tak, aby Praha nebo který máte místní vysílač, hrála na stupnici asi na svém místě, pak doladíme cívky obou vstupních obvodů (L2 a L4) na největší hlasitost a vyhledáme nějakou stanici na konci rozsahu, u nás to byla Plzeň. Protože ta má být skoro právě na konci, doladíme teď indukčnost oscilátoru přesněji, aby ukazatel stupnice byl právě jen kousek od konce. Znovu opravíme cívky vstupních obvodů na největší hlasitost. Poté nastavíme trimr na cívce L5 až na článek vydáme nějakou

telnou stanici na počátku rozsahu a dodladíme opět oba vstupní obvody, tento kráte však jejich dodávacími kondenzátory t. Poté opět kontrolujeme polohu Plzně (nebo jiné stanice) na samém konci rozsahu, která je ve vašem okolí dobré slyšitelná a podle potřeby pozměníme nastavení indukčnosti L5 i L2 a L4. Toto dodávání opakujeme podle potřeby třeba několikrát, při čemž všechny dodávajeme jen obvody vstupní a druhý, nikoliv oscilátor. Jím jsme nařídili jen rozsah a jemu přizpůsobíme dále jen vstupní obvody: u delších vln indukčnosti L1, L2 a L3 neznamená

sich vln indukcnosti, u kratsich tridrem. Slađování aspoň vstupních obvodů „podle ucha“ popisujeme proto tak podrobně, že většina zájemců o tento přístroj má sice auto, možná, že však nemá pomocný vysílač. Jeho majitelé jistě vědí, že to, co jsme právě vypsalí, dá se provádět s pomocí p.v. pohodlně a rychle, nadto se snazší kontrolou na výstupním voltmetu, jehož ručka při poslechu rozhlasu poskakuje, kdežto při modulovaném signálu p.v. klidně sleduje zlepšování nebo zhoršování výkonu.

Výkon tohoto přístroje dosahuje podmínek, jaké klademe na automobilový přijímač. V novém bydlišti naší redakce jsme sice blíže k nebi, zato v kleci železobetonové konstrukce. A přesto jsme chytali skoro s týmž výsledkem jak na obvyklou antenu venkovní, tak na pouhý jeden metr drátu, spojený s antenou, a zejména večer bylo stanic asi desetkrát více, než se nám vešlo na stupnici. I na několikačentimetrový vývod anteny bylo lze zachytit večer řadu stanic, a stačilo jen přiblížit k vývodu ruku, aby se vynořovaly z poruch až do krásného, skoro nerušeného přednesu (hlasitost se jen málo měnila díky vydávané automatici).

O stavbě napájecího přístroje a o zkušenostech z použití pojednáme v příštím čísle.

KRYSTALOVÝ MIKROFON


Před válkou bylo lze koupit v obchodech krystalové výbrusy pro mikrofon. Dnes zatím běžně v obchodech nejsou, zájemci si je však přesto mohou opatřit u výrobce, který je dodává i naší laboratoři, a mnozí je také dovedou v dobré jakosti vypěstovat sami. Téměř všem snad prospěje několik zkušeností a pozorování s návodom na snadno proveditelnou amatérskou úpravu mikrofonus, která se nám dobře osvědčila a při malých rozměrech vyrovnaná se citlivosti dobrým zahraničním krystalovým vložkám.

Krystalové (piezoelektrické) mikrofony s použitím piezoelektrického zjemu na Seigonetové soli dělajíme na b e z m e m b r á n o v é, kde dvojice nebo několik dvojic krystalových dvojčat je sama membránou (obrázek b), a m e m b r á n o v é, kde dvojče je jen piezoelektrickým transformátorem mechanické energie v elektrickou podle sil, kterými na ně působí jemná a lehká membrána (obraz a). Bezmembránové mikrofony mají dvojčata tak lehká a malá, aby jejich kmitočet byl nad slyšitelným spektrem, a pak je kmitočtová charakteristika mikrofonus v tónové oblasti téměř přímá. Malé rozměry a poměrně nepoddajné krystaly dávají však malou citlivost a velikou impedanci (malý výkon), takže pro dosažení použitelných hodnot je nutné spojit řadu takových dvojic, jako je na obrázku b, serioparalelně.


Mikrofon membránový stačí dát s jediným dvojčetem dostatečně veliké napětí, neboť sila vzniká zvukovým tlakem na značně velké membráně (plocha rádově 10 cm^2). Tím se ovšem ztrácíme přímé, na kmitočtu nezávislé kmitočtové charakteristiky, a pak také dvojče může být větší, takže jeho kapacita je značná, a tím impedance poměrně malá. Přesto jsou membránové piezoelektrické mikrofony oblíbeny pro značnou citlivost, jednoduchost a spolehlivost a konečně i levnost. O tomto druhu pojednáme.

Základem je tak zv. Sawyerovo dvojče, složené podle obrázku f ze dvou destiček, vyříznutých směrem úhlopříkazy k nesouměrnému deskovitému krystalu, jak obvykle amatérským pěstitelům narůstají. Způsob, jakým se dvě destičky spojují ve dvojče, jež reaguje na ohýb, je znázorněn v též obrázku spolu se zapojením foliových polepů. Slovně vyjádřeno: vyříznuté destičky se složí takovým způsobem, jako bychom zavírali knihu, mezi ně přijde jeden polep, který je jedním pólem dvojčete, z vnějšku nalepíme dva polepy a spojíme je navzájem jako druhý pól dvojčete. Pro krystalové mikrofony se také používají destičky čtvercových, vybroušených z původního krystalu, a zase složené obráceně, než byly v krystalu. Polepy nesmí jit až ke kraji, u dvojčete pro mikrofon hlavně pro možnost zkratu přes hrany tenkých výbrusů, u dvojčete hna-

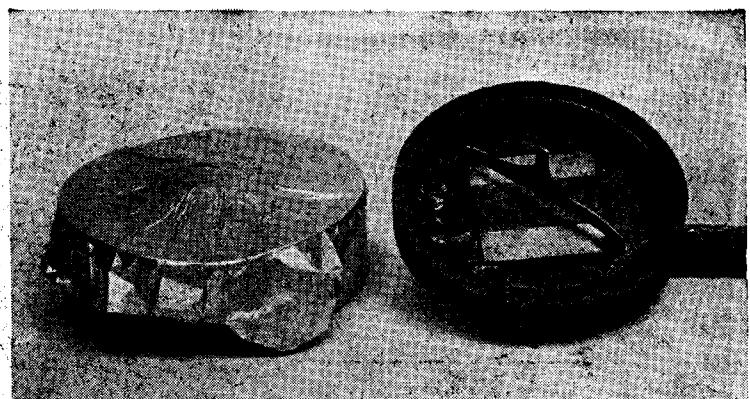Mikrofon
před do-
končením
Dřevěná
forma
s membrá-
nou, miska
s dvoj-
četem:



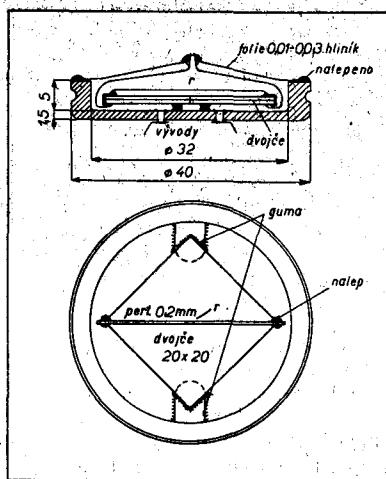Náčrt provedení mikrofona podle snímku.
Úprava není kritická, jsou-li splněny základní požadavky, uvedené v textu.




cích (pro sluchátka a reproduktory) pro možnost okrajového průboje, neboť napětí na dvojčatech bývá řádu desítek voltů, až přes 100 V.

Výhodnou úpravu membránového mikrofona s dvojčetem udává obrázek a. Okraj dvojčete je seřízen svorkou, spojenou s kostrou mikrofonus, na protější je přilepeno táhloko a na ně zase membrána asi toho tvaru, jak ji znázorňuje obrázek. Další dvě úpravy vidíme na obrázku c a d s použitím destiček čtvercových. Sestavení mikrofonus je docela snadné. Z pertinaxu vyřežeme nebo vysoustružíme vhodnou miskovou kostru, do ní upevníme dvojče, zlepíme je po případě bezvodým lepidlem (aceton obsahuje často stopy vody, které stačí krystal rozpustit). Membránu z hliníkové folie vytlačíme rukou nebo měkkou gumou na hladce osoustru-

žené dřevěné formě asi toho profilu, jak je naznačen v obrázku e, ve středu ji propichneme pro tahátko, okraj misky s krystalem namážeme lepivým lakem, membránu nasadíme, na okraji přitiskneme a uprostřed zlepíme kapkou hustšího laku. Vývody dvojčete z jemné folie připájíme opatrně na spájecí očka, zanýtovaná ve dnu misky, při čemž pamatujme, že krystal nesmáši značnější teplotu, nýbrž rozpustí se ve své krystalové vodě, které má v zásobě značné množství. Proto musíme spájet rychle nebo účelně upravit postup práce, aby krystalové dvojčete nebylo ohrozeno. Membrána sama je z folie sily 0,01 mm, t. j. běžný balicí staniol, ovšem z hliníku. Nalezli jsme zdejší tovární mikrofonovou vložku s membránou sily 0,04 mm. To je síla přílišná a zmenší podstatně citlivost mikrofonus. Naopak není třeba se obávat přílišné poddajnosti membrány nebo několika záhybů, které se dál popsaným prostým způsobem tlačíme na membráně vytvoří. Sily, které ze zvukového pole působí na membránu, jsou malé a nevzniká nebezpečí deformací, jako u reproduktoru.

Abychom byli aspoň částečně vyzbrojeni pro stavbu a volbu rozměrů, uvažme, že napětí na dvojčeti závisí přímo na jeho deformaci (ohybů). Použitý způsob vede k namáhání ohybovému. Na obrázcích c a d máme dvě obvyklé úpravy. Vyjdeme-li od sily P , která působí tlakem zvukového pole na membránu, přenáší se v případě c na každý roh krystalu její polovice a působí její ohyb momentem $P/2 \cdot l/2$, a to

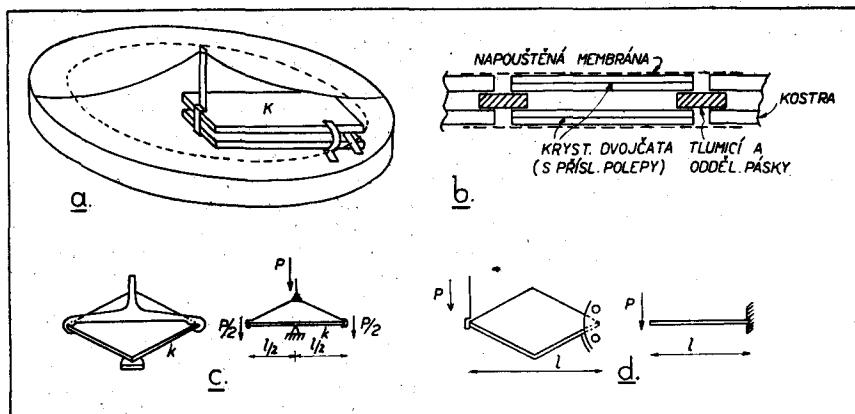

Obraz a - membránový druh piezoelektrického mikrofona. — Obraz b - bezmembránový piezoelektrický mikrofon; musí být složen z více takových dvojic. — Obraz c - převod síly s membránou na dva protilehlé vrcholy čtvercového dvojčete. — Obraz d - převod na jeden vrchol čtvercového dvojčete, po případě na konec dvojčete páskového.

dvakrát, takže výsledný efekt na krystal je $P \cdot l/2$. V případě d je síla P a její moment $P \cdot l$, čili dvojnásobný proti předchozímu. Proto je tato úprava citlivější. Pokud se týká vlivu rozměru dvojčete, závisí zase na jeho poddajnosti; jest je přímo úměrná součinu šířka \times (tloušťka). Abychom tedy dosáhli veliké citlivosti, musíme splnit tyto podmínky:

1. Co možná veliká membrána. S ohledem na její nezbytnou lehkost a z toho plynoucí neschopnost přenášet síly s plochy velmi značné, a dále pro dosažení nevelikého mikrofonu, bývá průměr membrány a tím celého mikrofonu v mezích 3 až 5 cm.

2. Co možná tenké dvojče tak, aby malá síla stačila poměrně značné je ohnout. Mezi je dána požadavkem na stálost a mechanickou odolnost a čini asi 0,5 mm.

3. Co možná dlouhé dvojče, t. j. značná délka l mezi upevněním a působištěm membrány, z důvodu praktických nebývá větší než činný poloměr membrány.

4. Co možná úzké dvojče, neboť i na tom závisí poddajnost, jak jsme práve uvedli. Protože však s klesající šíří klesá i kapacita dvojčete a tím roste jeho impedance a také přípustná nejmenší hodnota mřížkového odporu který smíme zařadit paralelně ke krystalovému mikrofonu, abychom dostali nezeslabený hlušební tlóny, nelze jít tímto směrem příliš daleko. Příhodné rozměry, které jsme viděli na krystalové mikrofonní vložce Ronette, jsou šíře asi 7 mm, délky asi 15 milimetrů a síly asi 0,8 mm.

Mikrofon, jehož součástky ukazuje výkres i snímek, je sestaven podle způsobu na obrázku d . Třeba vychází menší citlivost, postačila pro daný účel a dovolila sestrojit mikrofon velmi malý, jak jsme jej potřebovali pro přístroj pro nedoslychavé. V misce, vysoustružené z pertinaxové desky 7 mm síly, je ve dvou protilehlých rozích podepřeno krystalové dvojče asi 18×18 mm. Na zbývající rohy je připevněno tahétko, vyříznuté pozorně z hliníkové folie asi 0,1 mm silné, můžeme po případě použít i slabší a dát dvě na sebe, anebo jen hliníkový drát vhodně zahnutý, viz schema vpravo na obrázku c . Z dřevěného špalíku jsme si vysoustružili vypuklou formu podle obrázku e a přistřížený kousek folie síly 0,01 mm jsme dlaní vytlačili. Otáčením v dlaní vytlaďme několik záhybů, které se vytvoří, ostrý okraj špalíku při tom zpravidla nerovný okraj membrány prostříhne. Pak ještě na dřevěné formě profízněme ve středu membrány otvor pro nastrčení na tahétko membrány. Máme-li sestaven vnitrek mikrofonu, t. j. pozorně připájeny přívody dvojčete na spájecí očka, zanýtovaná ve dnu misky, krystal pečlivě zlepíme a nalepeno i tahétko, myslíme zdrsněný okraj misky řídkým lepivým lakem, nasadíme membránu otvůrkem na tahétko, okraj pečlivě přitiskneme a při-

žehlíme prsty. Poté zakápneme hustým lakem tahétko ve vrcholu membrány a prebytečný kus odstříhneme. Zakápneme opatrně i otvory v nýtovacích očkách. Poté můžeme mikrofon již zkoušet. Připojili jsme jej na osciloskop s jednotupňovým zesilovačem a dosáhli jsme mluvením zblízka zvýšeným hlasem asi 1 cm vzdálenosti od obrazku. Vložka Ronette dává při této výšce způsobu obrázek asi 2 cm. To odpovídá napětí asi 0,1 V eff., resp. 0,2 voltu u Ronette. Mikrofon celý pak uložíme do plechové krabice s dírkovým víčkem, k níž návod nepřinášíme, protože si každý vypomůže, jak to půjde, po případě plechovou krabičkou od krému. Mikrofon do ní uložíme do vaty, která může přesahovat až k membráně. Uložením do vaty tlumíme poněkud citlivost mikrofonu na dotyk rukou na jeho stojánek, což se jinak projevuje hlučnými šramoty v poslechu.


Zmínili jsme se o impedanci mikrofonu, na níž závisí mřížkový svod následující zesilovač elektronky. Abychom osvětlili tuto souvislost, uvažme, že dvojče nemá — s výjimkou nepatrného svodu krystalem — ohmický svod, nýbrž jen kapacitu C , jež je řádu 1000 pF. Náhradní schema je na obrázku g , piezoelektrický generátor-dvojče je v sérii se svou kapacitou C a za ni připojujeme spotřebič, mřížkový obvod elektronky s nezbytným svodem. Je tu známý obvod $R-C$, a chceme-li, aby jistý nejmenší kmitočet f_0 byl přenášen se zeslabením 3 dB a všecky menší zeslabovány více, musí být splněna podmínka

$$R = 10^6 / 2\pi f_0 C$$

(R v megohmech, C v pikofaradech, f v cyklech za vt.). Volme pro příklad $C = 1000$ pF, $f_0 = 50$ c/s pak vyjde

$$R = 10^6 / 2 \cdot 3,14 \cdot 50 \cdot 1000 = \\ = 10^6 / 314 000 = 3,19 \text{ M}\Omega$$

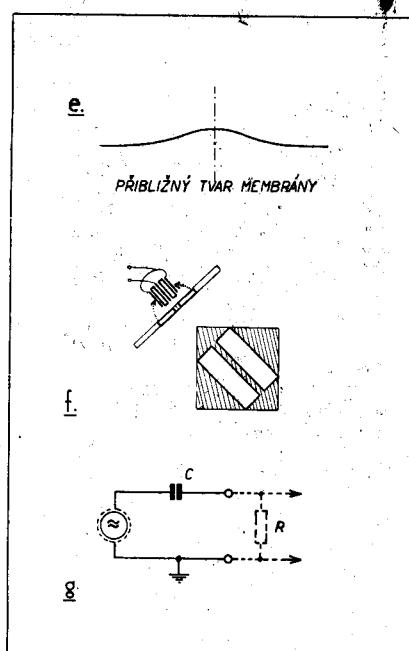Proto nacházíme u krystalových mikrofonů poměrně velký mřížkový svod, proto dál nesmíme volit dvojče příliš malé,



protože by C vyšlo menší a bylo by nezbytné volit R větší. Běžné elektronky však nesnáší mřížkový svod větší než asi 5 MΩ. Naopak, chceme-li omezit přednes hlušebních tónů, jak je tomu na př. právě u přístrojů pro nedoslychavé, nebo u zařízení jen pro přenos řeči, můžeme to učinit změněním mřížkového svodu. Změníme-li jej proti vypočtené hodnotě x -krát, posune se kmitočet pro zeslabení 3 dB k hodnotě x -krát větší, a kmitočty nižší budou zeslabovány zhruba nezářně s kmitočtem, či o 6 dB na oktavu.

Zájemci o krystalové výbrusy mohou si je objednat u p. R. Polame ml., Přerov, Komenského tř. 16, jemuž zde děkujeme za podporu naší činnosti.

Čs. rozhlas na krátkých vlnách

Od Nového roku přechází čs. zahraniční vysílání od půlhodinových relací k elastičejší soustavě relací čtvrt hodinových, ve kterých se nazývají posluchače všech dílů světa s problémy a životem v ČSR zpravidlostí, reportážemi, referáty zdejších odborníků a zahraničních novinářů. Každý týden je též zařazeno umělecké pásma o čs. hudbě, literatuře a dějinách. Přehled každodenního programu vypadá takto:

Řec	od hod. (podle Greenwicht)	Kritiká vlna	Dlouhá vlna
rusky	17.00 19.00 21.00	31,41 31,41 49,92	1961 1961
srbochorvatsky a slovensky	18.15 20.15	31,41 49,92	1961 1961
polsky	17.45 19.45	31,41 49,92	1961 1961
bulharsky	17.15 19.15	31,41 49,92	1961 1961
lužickosrbsky	16.45 18.30	31,41 31,41	1961 1961
anglicky	18.45 20.45 22.45	31,41 49,92 49,92	1961
francouzsky	20.00 22.15	49,92	1961
španělsky	20.30 22.30	49,92	1961
esperanto	18.00 22.00	31,41 49,92	1961
rumunsky	17.30	31,41	1961
německy (pro Rakousko)	19.30	49,92	1961
švédsky, norský a dánsky	21.15	49,92	
francouzsky, německy a italsky (pro Švýcarsko)	21.30	49,92	
půl hodiny			
Pro krajany v zámoří: český, slovenský a anglický, 1 hod.	24.00	19,70	

Rozhlas prosí posluchače v Československu, aby své známé v cizině upozornili na tato vysílání, která jsou podle mnoha dopisů ze zahraničí velmi oblíbená.

Přístroj ze zadu, vyňatý ze skřínky a vyklopený. I v této poloze je schopen činnosti.

Špatná účinnost reproduktoru si jej využily.

Případné skreslení, vzniklé v těchto stupních, odstraníme zápornou zpětnou vazbou. Dosáhneme jí spojením anody detektoru a nf elektronky přes vhodný odpor. Nejlépe vyhovovala hodnota $3 \text{ M}\Omega$, která již má na přednes znatelný vliv, ale na hlasitostí příliš neubírá. Není frekvenci závislá a dosáhneme jí také tím, že upravíme kathodový elektrolyt nf elektronky, jak je ve schématu naznačeno čárkováně. Nf zesilovač je odporově vázán s koncovým stupněm, který je osazen dvěma RV12P2000, spojenými paralelně. S hodnotami uvedenými ve schématu, má koncový stupeň anodovou ztrátu 3,5 W při spotřebě asi 15 mA. Pro omezení vysokých tónů zapojíme mezi anodu a zemí kondensátor 6 nF jako jednoduchou tónovou clonu.


Napětí sítě srážíme na hodnotu, potřebnou pro vyžávání elektronek, odporem, jehož velikost vypočteme ze vzorce

$$R = (U_1 - U_2) / I,$$

kde I je žhavicí proud, U_1 napětí sítě a U_2 napětí za srážecím odporem (šest vláken v serii = 75,6 V). Pro šest RV12P2000, jejichž vlákna jsou spojena v serii, je odpor pro 120 V 600 Ω , pro 220 V 1935 Ω . Chceme-li používat přístroje pro obě napětí, složíme předřadný odpor z hodnot 600 Ω a 1335 Ω , při napájení ze sítě 120 V odpor 1335 Ω spojíme nakrátko. Oba odopy jsou drátové, první pro zatížení 3 wattů, druhý na 10 W. Stejnospěrné napětí pro napájení elektronek získáme usměrněním dvěma selenovými usměrňovači 120 V/0,04 A, zapojenými v seri. Hlavní filtrační řetěz se skládá ze dvou suchých elektrolytických kondenzátorů 6 $\mu\text{F}/300$ V a z odporu 7 k Ω /1 W.

Stavba.

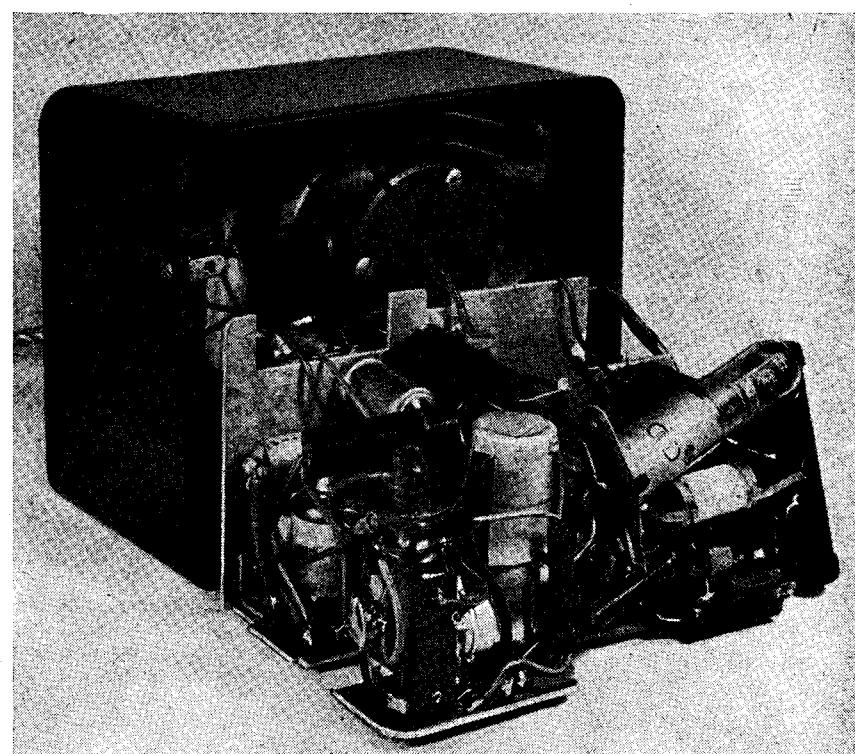Je samozřejmé, že použijeme součástek nejmenších. To platí hlavně o reproduktoru (použili jsme dynamického perman. reproduktoru o \varnothing 8 cm s košem, lisovaným z plechu, který má velmi nízký magnet), o elektrolytech a výstupním trifu. Rozložení součástek na duralové



kostře je zřejmé z výkresu a snímku. Žhavicí odpory, které jsou po straně reproduktoru a výdatně vytápějí, umístíme výhodněji do dírkovaného pouzdra z pertinaxové trubky, která pak může tvořit současně síťovou zástrčku. Pak bychom však museli použít trizílové přívodní šňůry. Mezi reproduktorem a zadní stěnou jsou obě elektronky koncového stupně, nad kterými je naležato upevněna nf elektronka. Elektronky připojujeme přímo, bez patic.

Směšovací a detekční stupeň s cívkami vstupního a pásmového filtru jsou umístěny na svislé duralové destičce, přiléhající k zadní stěně. Zadní stěna je z duralu, tvoří antenní vývod a náhražkovou antenu, musí být na vnitřní straně izolována, nejlépe polepem ze slabého izolantu. Směšovací a detekční stupeň s cívkami vstupního a pásmového filtru jsou umístěny na svislé duralové destičce, přiléhající k zadní stěně. Zadní stěna je z duralu, tvoří antenní vývod a náhražkovou antenu, musí být na vnitřní straně izolována, nejlépe polepem ze slabého izolantu.


Zapojení s vepsanými hodnotami součástí. Neoznačené odpory jsou nejmenší vzor.

lačního papíru, jinak by mohlo dojít k dotyku s destičkou, nesoucí směšovač s detektorem a tím k spojení antenního vývodu se zemí.

Pod kostrou je oscilační elektronka s cívkou, oba elektrolyty a výstupní trafa, přišroubovaný ke dnu skřínky. Na přední stěně je ladící kondensátor, pod ním regulátor hlasitosti, na druhé straně reproduktor. Síťový vypínač je na boku skřínky, na straně reproduktoru. Jeden z úhelníčků, nesoucích zadní stěnu (ten, pro který je upraven výřez v destičce s detektorem a směšovačem) je přes ochranný kondensátor 0,1 $\mu\text{F}/3$ kV spojen s potenciometrem.

Máme-li hotovu mechanickou stavbu, přistoupíme k spojování. Nejdříve zapojíme usměrňovač, koncový stupeň, nf stupeň a oscilátor. Poté součásti na svislé destičce, totiž vstupní filtr, směšovač, pásmový filtr a detektor. Máme-li toto hotovo, připojíme destičku úhelníčky k chassis a zapojíme zbývající spoje. Přivody k síťovému spinači, ladícímu kondensátoru, regulátoru hlasitosti a k výstupnímu trifetu volíme delší a ohebné, abychom mohli přístroj snadno vyjmout ze skříně. Pamatujme však, že čím delší přívod k „horkém“ konci ladícího kondensátoru, tím více sladěný přístroj po zasunutí do skřínky rozladíme.

Kapitola o stínění bude krátká. Při vhodném rozložení součástí a dobré vedených spojích není třeba, kromě mřížkového vývodu detekční elektronky, stínit nic, ani cívky. Stínění řídicí mřížky detektoru provedeme kovovým válcovým pláštěm s jedním dnem (na př. zinkový kalíšek článku veliké kulaté kapesní baterie), který nasadíme na baňku elektronky a uzemníme. Dovnitř můžeme umístit celý mřížkový blok. Někdy se též projeví nutnost uzemnění kovových proužků, násazených na baňkách elektronek.

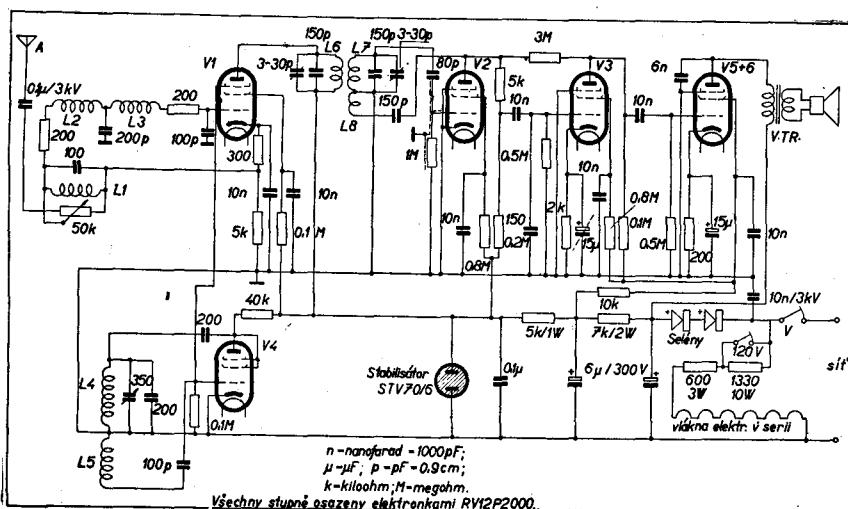

Po dokončení stavby překontrolujeme spoje a potom změříme napětí na elektronkách. Je-li vše v pořádku, připneme antenu a sladíme pásmový filtr. Sladívat můžeme podle návodu v 5./6. čísle RA 1946, anebo podle sluchu. Primár PF nalaďme na maximální hlasitost a trimrem sekundáru se snažíme odstranit hvízdy, ovšem ne na úkol hlasitosti. Když tento postup několikrát opakujeme, je pásmový filtr — a tím i celý superhet — sladěn. Je ku podivu, že se tato více než primitivní metoda u tohoto přístroje osvědčila. Nyní zjistíme, má-li přístroj správný rozsah: je-li posunut k delším vlnám, uberejme jeden nebo dva závity cívky LA, v opačném případě několik závitů přidáme.

Uprava skřínky je velmi jednoduchá a je zřejmá z fotografie. Bakelitová skřínka je použita celá. Prořezávané mřížky jsou matovány jemným smirkovým plátnem, namočeným v oleji, takže lépe vynikají. Stupnice je papírová, krytá žlutým celuloidem.

I když tento přístroj nelze přirovnávat k výkonnému sítovýmu superhetu, je malý jen svými rozměry. S několika metry drátu místo antény zachytíte nač večer několik desítek cizích vysílačů dostatečně silně. Přes den se ovšem budete musit spokojit s poslechem Prahy, ale máte-li dobrou antenu, nebudeste ani tehdy odkázán na poslech našich vysílačů. Přístroj má ovšem i vady. Je to především malá citlivost vstupního obvodu, která zavírá slabší příjem cizích stanic, než jsme zvyklí u obyčejného superhetu. Tato vlastnost neladěného vstupu nám též znemožňuje použití samotné zadní stěny jako antény.

Máte-li však trochu chuti do práce, dejte se do toho, i když jste v superhetech úplný začátečník. Při pečlivém provedení bude přístroj „chodit“ na první zapojení a pak se vám pěknou a hlasitou reprodukcí odvídět za těch 1200 Kčs, co asi stojí součástky, a několik hodin práce, které jste mu věnovali.


Synthetický safír

Až 150 karatů, t. j. 30 gramů těžké kousky umělého safíru vyrábějí Američané a používají jich pro nejrozmanitější účely. Tvrdost odpovídá 9 podle Mohse (korund), dielektrická konstanta 7,5 až 10, bod tání 2030° Celsia, odolává běžným chemickým činidlům, dá se svářet s kovy a účelně vyrábět v tyčinkách od 1,65 do 3,2 mm. Vyrábí se z něho pfesná ložiska pro jemné přístroje, průvlekly pro výrobu vláken a drátů, průměrová i obkročná měřidla (vložky do měřicích ploch), trysky pro olejové hořáky, s omezeným usazováním karbonu, hladící nástroje pro umělé hmoty, gramofonové jehly. ebg.

Nový tvar safirové jehly, zakončené komolým kuželem, který snímá zvuk se stran (boků) drážky, ale nepoškozuje její dno, vyrábí britská firma Killick. Vydrží prý pro 2000 desek.

Obrazovek s dvěma paprsky a s možností současného pozorování dvou různých průběhů, se začíná používat stále častěji. Běžně je nabízí firma Cossor v Londýně.

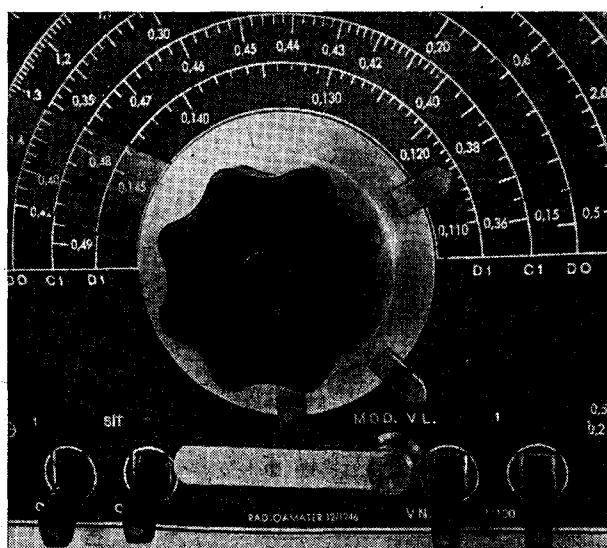Termín jarního veletrhu v Praze byl již stanoven na týden 14. až 23. března 1947. Veletrh bude opět mezinárodní a první dva dny budou vyhrazeny zájemcům z kruhů obchodních a zahraničních.



Mechanický VOLÍČ KMITOČTŮ

Drobná pomocka
k usnadnění a urychlení práce při vyvažování přijimače s použitím pomocného vysílače.


Závěrečnou prací při vyvažování přístrojů je opakován cyklus úprav doložovacích prvků, prováděný u superhetu přibližně v bodech dokonalého souběhu, t. j. v aritmetickém středu pásmu a při kmitočtech v blízkosti počátku a konce pásmu, u přístrojů s přímým zesílením, pak na počátku a na konci pásmu. Začínáme při kmitočtu nejmenším a opravujeme buď padding nebo indukčnost, je-li padding předem vypočten a nastaven na přesnou hodnotu, ve středu pásmu doložujeme indukčnost a na počátku pásmu doložujeme trimry. Opakováním oprav klesají potřebné zásahy geometrickou řadou, až jsou nepatrné a přístroj můžeme považovat za vyvážený.

Při této práci musíme tedy několikrát po sobě nastavit trojí, vždy stejný kmitočet. Činíme-li to na běžném pomocném vysílači, musíme jej nastavovat pozorně; to působí zdržení a nevylučuje rozdíly. Úprava, která dovoluje nastavit žádaný kmitočet rázem, je proto podstatným pří-

spěvkem k urychlení práce v dříve amaterské i opravářské. Jsou známy tři způsoby, jak toho rychlého nastavení dosáhnout. První spočívá v tom, že pomocný vysílač má dva nebo tři samostatné ladící kondensátory s vlastní stupnicí, jež se ke společné cívce připínají třípolohovým přepínačem. Kondensátory nastavíme na žádané kmitočty a pak je volně pouhým přepínáním přepínače. Způsob, jehož jsme sami dosud nepoužili, je výhodný rychlým nastavením žádaných kmitočtů, má však podstatnou nevýhodu ve značných rozmezích a dlouhých spojích, jež překážejí, zejména při vyšších kmitočtech.

Druhý způsob nahrazuje otočné kondensátory pevně nastavenými kapacitami s kondensátory jen doložovacími, jež nastavíme na vhodné hodnoty jednou provždy. Roznery jsou tu malé, činnost stejně výhodná, jako v prvním případě, nevýhodou je jen, že změna kmitočtu není snadná a vyžaduje kontrolního přístroje pro porovnání kmitočtu nastaveného s žá-

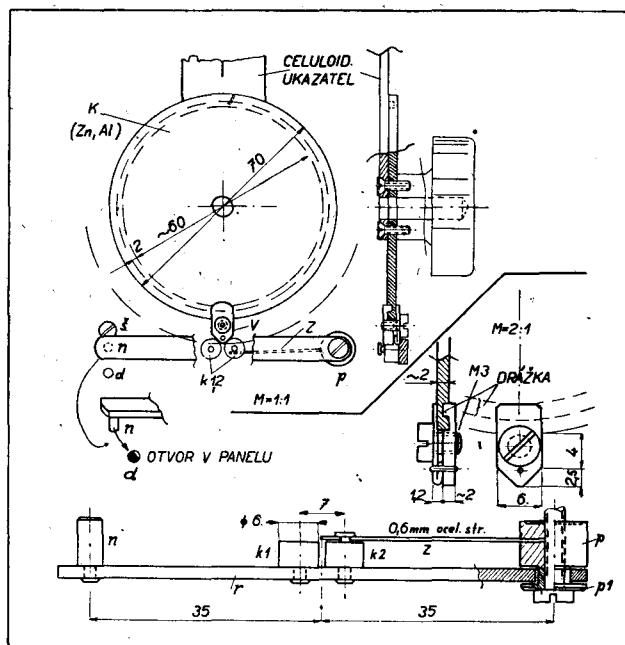Na snímku je sestavený západkový mechanismus pro volbu tří (po případě více, při více růžicích) pevných kmitočtů pro rychlé vyvažování přijimače. Nářáka š a otvůrka d byly zde nahrazeny jinou úpravou.



daným. Tohoto způsobu jsme použili v přístroji, popsaném v Radioamatérku č. 3-4, roč. 1945, na str. 16.


Třetí způsob je mechanický a používá narážek, nastavitelných po stupni hliního ladícího kondensátoru na žádané kmitočty. Úprava může být prostá i složitější, primitivní forma byla by na př. že bychom na příslušných kmitočtech stupnice nakreslili nápadné značky a tím usnadnili alespoň vyhledávání kmitočtů. Dokonalejší provedení používá mechanismu západkového, kde pouhým otěmením nastavíme ladící kondensátor do poloh, které přísluší žádaným kmitočtům, a když potřebujeme jiné, lehkým tahem je z poloh vyzvedneme. Žádáme-li plynulé ladění po celém rozsahu, stačí zvětnout mechanismus západky ze záběru. Toto provedení máme na snímku a výkresu. Zdokonalili jsme jím pomocný vysilač s předtištěnou stupnicí, popsaný v RA č. 12, roč. 1946.

Aby mechanismus vyhovoval, musíme zaručit jednoznačnou polohu nastavených kmitočtů, tedy spolehlivou a pevnou západku, ale zase ne tak pevnou, aby při změně kmitočtu bylo zapotřebí přílišné síly a ladící kondensátor byl ji trvale deformován. Na hřídelku ladícího kondensátoru je kromě ukazatele z pásku celiuloidu kotouček ze silného plechu, který vytvoříme na soustruhu a vytvoříme do jeho okraje drážku. Ta slouží k vedení kovových růžek v , které jsou dvoudlilné a stahované šroubkem, aby sevřely okraj kotoučku. Vytvoříme je z páskové mozaiky vhodné síly a zářez pro drážku vypilujeme tak, aby se růžky daly volně posouvat po okraji kotoučku, ale zbytečně se nevklály. Šroubek, který růžky svírá, umístíme těsně k okraji kotoučku tak, aby přiložka, již je přitahován, nebyla zbytečně ohýbána. Aby se vůči spodnímu dnu růžku nemohla otáčet, je v dolní části přinýtována.

Růžek sám má vrchol zpilovaný pod úhlem 90°, s malou, tupou ploškou na vrcholu. Tento vrchol najíždí mezi dva válečky, k_1 a k_2 , přinýtované na páce r , která se může volně otáčet kolem nevklávajícího ložiska p . Ložisko je přitaženo šroubkem k čelní desce přístroje, má podložku p_1 s osazením, které brání sevření páčky. Dolní část má naražen kousek ocelové struny a při utažení ložiska natáčíme ji tak, aby struna tlačila páčku do záběru s růžky. Na volném konci páčky (za nějž můžeme mechanismu pomocí, kdyby nebylo lze snadným otáčením přemoci odpor mechanismu při změně kmitočtu) je kolíček n . Ten narází při pohybu směrem vzhůru na šroubek \check{z} , zavrtaný do čelní desky tak, aby páčka nevyběhla zbytečně vysoko a neznemožnila naběhnutí růžku mezi kladky. Na vhodném místě dolejíme v čelní stěně dírku, do níž lze kolíček n zaklesnout, když západkového mechanismu nechceme používat a žádáme ladění plynulé. Natáčením části p ložiska páčky napružíme vhodnou pružinku z , aby mechanismus spolehlivě středil, nevyžadoval však přílišné síly při vyjíždění ze záběru. Na obě má vliv i vrcholový úhel růžků:

ŽELEZOVÉ CÍVKY z vojenského materiálu

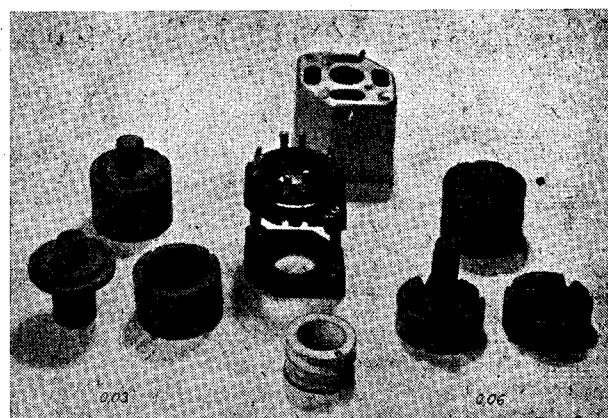Snímek železových jader z vojen. výprodeje. V též krytu a bakelitové kostře je bud stříkané jádro levé, nebo lisované pravé. Data jsou uvedena v textu.



V některých pražských obchodech je možné koupit hrnečková železová jádra v bakelitových držárcích, s keramickou kostrou na vinutí a s poměrně těsně přilehajícím krytem z hliníkového plechu. Tato jádra mají pro amatéra jedinou výhodu: jejich dodávací možnost šroubkem je malá, jen asi $\pm 2.5\%$, a to nutí k přesnému nastavení indukčnosti počtem závitů. Mají však vynikající vlastnosti a jsou poměrně levná, takže se hodí pro všechny běžné amatérské účely. Třeba kryt poměrně těsně přilehá k cívce, nezhorší je značně činitel jakosti (asi o 15 procent při 0,5 Mc).

Jádra jsou dvojitého druhu. Jedenak lesklá, nesouněná s hrnečkem v celku, jež jsou zřejmě vyráběna stříkáním, mají méně železa a potřebují pro touž indukčnost větší počet závitů. Položíme-li

indukčnost (μH) = $K \cdot (\text{počet závitů})^2$, je $K = 0.03$ při jádru zašroubovaném, a asi 0,0285 při šroubku vytvořeném. Či-

nitel jakosti při kmitočtu 0,7 Mc je 225 bez krytu a asi 200 s krytem.

Druhý typ jader má dvě stejné misky, do jejichž dutin se vkládá keramická cívka na vinutí. Povrch jader je hladký, někdy lesklý, jádra jsou zřetelně těžší a jsou zřejmě vyráběna nákladnějším způsobem, lisováním. Jejich činitel K je 0,06, tedy zhruba dvojnásobný (což — pozor — neznamená pro touž indukčnost poloviční počet závitů než druhá, nýbrž zmenšení jen na 70 %). Činitel jakosti při 0,5 Mc je 250, s krytem asi 210.

První druh jádra má pro střední vlny (asi 180 μH) 79 závitů druhý 56 závitů. Pro $mf = 125$ kc a kondenzátory 150 pF s vlastní kapacitou cívek 170 pF, $L = 9600 \mu H$ je pro první druh jáder zapotřebí 565 závitů, pro druhý 400 závitů. Jiné potřebné počty závitů si zajemci pro žádanou indukčnost snadno vypočtou podle uvedeného vzorce a zjištěných konstant K .

je-li tupý, růžky snadno najíždí i výjíždějí, avšak hůře středí, v opačném případě je tomu naopak. Je třeba také vhodně nastavit brzdny moment kondenzátoru, protože kdyby byl veliký, nebylo by nastavení kmitočtů spolehlivé.

Při správném provedení je chod mechanismu lehký a spolehlivý, nastavování kmitočtů posuvem růžků snadné. Při správném sklonu podložky a základního těleska růžku je zapotřebí jen zlehka utáhnout šroubek, aby růžek pevně seděl a nevkládal se. Tam, kde šroubek chodí ztěžka, musíme při utahování nebo povolování podložit kotouček destičkou z pertinaxu vhodné síly, abychom tlakem na šroubovák nedeformovali postavení otocného kondenzátoru.

THERMOSKOP a pajedla

Upozorněn krátkou poznámkou p. Kunzla v prosincovém čísle Radioamatéra, hledal jsem v literatuře i sám pokusně látky, které by se hodily k indikaci teploty pajedla. Bohužel, nenašel jsem ani jedinou látku, která by se pro tento účel úplně hodila. Mnohé látky se sice při určité teplotě charakteristicky zbarví, a to velmi ostře, ochlazením však nenabudu původní

barvy. Zpravidla proto, že se změní trvale jejich fyzikální nebo chemická struktura. Uvádíme jen namátkou: jodid rtuťnatý, pentamin a hexaminkobaltichlorid, chroman, resp. dvojchroman amonné a j. Reversibilními, t. j. takovými látkami, které ochlazením nabývají původní barvy, jeví se na př. jodid rtuťnatomědný, který hnědne nad 70°, některé oxychloridy a oxydy. Barevný přechod, hlavně u oxydů, není však ostrý a pohybuje se v určitém rozmezí.

To je snad jediná, a bohužel, hlavní chyba těchto látek. Zvykneme-li si však na odstín, při kterém se nejlépe pracuje, lze i tuto překážku překlenout. Pro naše účely se z lehce přístupných látek hodí kysličník železitý a minium.

Kysličník železitý je za normální teploty červenohnědý prášek, při 180° začíná tmavět do umbrového odstínu a při 230° je úplně černý. Podobně minium, které je za obyčejně teploty oranžově červené, při 200° nabývá živého, tmavě červeného odstínu, který při 250° přechází v purpur, při 300° v hnědočervenou a při 380° je tmavě hnědě.

Jednu z těchto látek, přísp. obě, naneseme za vlnku na očištěné místo pajedla. Také lze přidat něco křídý, čímž nabudeme světlejších odstínů. Z odstínu barvy pak poznáme snadno, když má pajedlo potřebnou teplotu, nebo zda se nám zbytečně neprehřívá. V. Patrovský.

POUČENÍ O FYSIKÁLNÍ PODSTATĚ HUDBY

Proslulý astronom Sir James Jeans překvapil v r. 1937 světovou veřejnost novou knihou, která zdánlivě dokonale vybočovala z okruhu jeho působnosti. Ve skutečnosti byl k napsání této knihy zvláště povolen: jeho výklad se omezuje na fysikální základy hudby a autor dovede vybrané thema zpřístupnit i neučeným lidem. James Jeans praví, že velikou částí jeho práce je pouze zmodernisovaný a prostou řečí znova napsaný Helmholtz, klasik fysikální akustiky. Budík k tomu dodáno, že podat akustické bádání německého fysika tak poutavou formou, jako to udělal Jeans, dovedou jen vyvolení mistři svého řemesla. Jeans ovšem je příliš skrohný; mluví jenom o „výpůjčkách“ z různých knih, ačkoliv látku zpracoval samostatně a připojil k ní i vlastní závažná pozorování.

Název knihy by mohl vést k různým myšlím. Jeans podtrhuje, že jeho výklad, i když patří z části do oblasti vědy a z části do oblasti umění, přestává na tom, co věda je opravdu s to vyložit, a nepouští se do úvah, kde věda nemůže dát přesnou odpověď. Vtipně to osvětluje sám, když praví: „Hranice mezi oběma oblastmi není vždy zcela jasná. Jestliže se přetírá otázka, zdali hudba Jana Sebastiana Bacha je cennější než jeho syna Filipa Emanuela, nemůže věda přispět k diskusi ničím. Tato otázka zajímá pouze umělce, a je zcela možné, ač snad velmi nepravděpodobné, že se nedovedou shodnout na odpovědi. Naproti tomu, jde-li o otázku, zda hudba obou Bachů je cennější než hudba provozovaná sborem koček na střeše, nebude ani nejméně pochybnost o odpovědi. Umělci se shodnou do jednoho a věda dovede vyložit značnou měrou, proč se shodují.“

Řečeno slovy recenze, Jeans uvažuje především o zvuku, o jeho cestě k ušnímu bubínku a jeho přenosu odtud do mozku. Každý zvuk, ať příjemný nebo nepříjemný, ať hudba nebo pouhý hluk, je představován křívkou. Jeans ve své knize neobýčejně poutavě vykládá o těchto křívkách a pokouší se zjistit, proč některé křívky vyvolávají pocit libosti, když dostihnu našeho ucha, a jiné pocit nelibosti. Další část svých výkladů věnuje Jeans úvahám o přenosu zvuku a základních typech hudebních nástrojů. Konečně vysvětluje, jak je zvuk přenášen od svého zdroje k ušnímu bubínku a od bubínku k mozku. Právem pakonec říká, že ucho ze všech smyslových orgánů v živočišném světě je ve svém vývinu poslední a že je to orgán nejsložitější a nejpodivuhodnější.

Tato osnova ovšem ukazuje jenom spoustost a logičnost Jeansových výkladů, nevyjadřuje ani zdaleka jejich bohatost. Jeansovu knihu může číst s pozitkem laik, ale může z ní čerpat i vyspělý muzikant, poměrně dobře obeznaměný se svým nástrojem a s provozováním hudby. Jeans totiž při svém rozboru zvuku a při svém popsání základních hudebních nástrojů, které rozděluje v souhlasu s minulostí našich předávných předků na strunné, foukací a bicí, uvádí tolik zajímavých pří-

James Jeans: *Věda a hudba*. V autorizovaném překladu J. M. Květa. Vydalo Dělnické nakladatelství v Praze 1946. Stran 226. S 63 původními kresbami a 10 obrázovými přílohami. Brožováno 96 Kčs.

kladů z hudební a koncertní praxe, že jeho kniha se stává i dokonalou muzikantskou učebnicí. Ať houslista, klavírista, flétička, či dirigent nebo prostý posluchač, který si chce vybrat dobré místo v koncertním sále, nebo stoupencí i odpůrce moderních disonancí, všichni se něco dovděčí, čeho mohou použít i v praktickém životě. Houslista tu čte zajímavé fysikální poznatky o pizzikatech a tazích smyčcem, klavírista o síle úderu a jeho kvalitě, flétička o zvukových křívkách při „pianu“, „mezzoforte“ a „forte“, dirigent o rozestavení nástrojů v orchestru a koncertním návštěvníkům o výhodném či nevhodném sedění při poslechu. Ale dojdete se mnoho jiného: neprevládne-li v budoucnosti něco nynější 12tónové škály škála z 53 tónů, která by měla velmi dobré ladění a dokonale, navzájem zharmónisované intervaly, což u nynějších stupnic není; dojdete se, bude-li v dohledné době odhaleno tajemství starých italských houslí a budou-li všechny lepší housle ideálními stradivárkami; poučete se, proč hudebnici musí latit teprve po příchodu na podium a proč hráči na foukaci nástroje před za-

hájením produkce do svých nástrojů dýchají, jakož i o mnoha jiných zajímavých věcech.

Zvláště může čtenáře zajmat Jeansova prognosa, jaká bude „hudba budoucnosti“. V souhlasu s dosavadním vývojem je možno očekávat, že vývoj půjde od konsonance k většímu počtu disonancí. Souvisí to přímo s historií hudby posledních věků. Lidé ucho si prostě na disonance zvyklo a staly se mu příjemnými. Proti čemu horili kdysi naši dědečkové, v tom jejich vnučkové nalézají zalíbení.

Sympatické na Jeansovi je také to, že neprečeňuje možnosti vědy a upozorňuje na nemechanické věci v hudbě, na ono vyšší fluidum, které nemůže být zachyceno fysikálními zákony. Rozkošné je v tom směru na příklad upozornění, že zvukový zápis tónů, jež na klavír zahrál největší mistr tohoto nástroje, je naprostě totálný s údery, pořízenými prostě dopadem závaží, a že skladba předvedená na klavíru tvrděním uměleem nebude se lišit při záznamu fysikálního zápisu od bezduché, samočinné pianoly. V tom směru Jeansově knize neobyčejně pomáhají obrázky a nákresy, kterými je kniha doprovázena.

Naše recenze by nebyla úplná, kdybychom se nezmínil o skvělém překladu J. M. Květa. Sám theoreticky dokonale poučen a při tom výkonné hudebník, přetlumočil Jeansovu knihu nejen se žádoucí odbornou znalostí, ve správném názvosloví, nýbrž s krásným zaujetím a v jasnému, čistém jazyce. Kéž bychom takových překladatelů měli více! Václav Fiala.

Pro vaši diskotéku

„Co chvíla“, aria Kostelníčky z opery Leoše Janáčka „Jeji pastorkyně“ na text Gabriely Preissové. Zpívá Marie Podvalová, hraje orchestr Národního divadla pod řízením Rudolfa Vašaty.

„Odešli — jdi také“. Zpívají Štěpánka Jelinková a Josef Vojta. Taž opera, týž orchestr a dirigent. Ultraphon objed. čís. G 12 901.

Dvě význačné scény z Janáčkovy opery. Prvá je pátý výstup druhého jednání, kdy Kostelníčka se odhodlává sprovidot se světa Jenůfčino nemanželské dítě, aby svou schovanku i sebe uchránila od potupné hanby. Spěchá, neboť každou chvíli se má vrátit Laca a požádat o Jenůfkou, která spí a nemá tušení, co její pěstounka zamýšlí. Janáček ve svém vzrušeném largu, dramaticky prolámaném bouřlivými akcenty, nezapomenutelně zachycuje celou škálu Kostelníčiných citů, její hrázu před hřichem a obavu před věčnosti, její chvílkové citové zakolísání, ale nакonec největší rozčilení a takřka pomatení na myšlech před hrozící potupou. „Do jara než ledy odejdou, památky nebude. K Pánu Bohu dojde, dokud to níčeho neví. To by se na mne, na Jenůfu, sesypali! Vidíte ji, vidíte ji, Kostelníčku!“ Co Janáček vytvořil ve svém con moto ve dvanactiosminovém taktu, bude vždy patřit k vrcholům moderního hudebního umění. Stačí srovnat ono orchestrální tutti ve fortissimu na místě dvakrát opakováném: „K Pánu Bohu dojde, dokud to ničeho neví“, se sestupnými chromatickými pasážemi, odvozenými zjevně ze slova „sesypali“, kde posluchač má oprav-

du sugestivní dojem bodajících vos a kde klesající půltóny klarinetů a fagotů v oktávách se zařezávají do duše jako nůž. Janáčkovu dramatickou sílu bych však víděl ještě výrazněji v něčem jiném. Když poslouchám tuto aria, nedovedu si ji ani na desce, ačkoliv při mnoha jiných operách taková vyňatá čísla beru jako úryvek klidně na vědomí, představit bez toho, co jí předcházelo a co po ní následuje: úvodní slova aria navazují přece na Lačcovu rozloučení: „Co chvíla budu tady“, a poslední děsivý akord orchestrálního tutti po Kostelníčině odchodu je jenom logickým přechodem k vysokému *as solových houslů*, ohlašujících všechnu libezenost následující Jenůfčiny scény.

Na rubu desky je poslední výstup opery. Po zatčení Kostelníčině odesí z její chalupy všichni svatební hosté a neštastná nevěsta poslává svého ženicha za nimi rovněž pryč, jsouc přesvědčena, že Laca nemůže spojit svůj další osud s jejím bědným životem. Lepší bratr provinileho Štěvy však vytvářá, protože nevinnou Jenůfku miluje a je odhodlan pro ni všechno snést. Nad povrchní láskou, kterou kdysi Jenůfce dal jeho bratr, vitézí hlubší cit, jiná láska, „ta větší, co Pánbáh s ní spokojen!“ Konec korunuje dílo. Tento zpěv o pozemském vykoupení spáchaných poklesků po předcházející naturalistické scéně, kdy Jenůfce hrozí kamenování a kdy Kostelníčka před shromážděním vykoná veřejnou zpověď, tato píseň láskyplně útěchy, zahajovaná výrazným rytmem viol a opědená nadzemsky znějicími argeggiami harf, znějící v sordinované bolestně sladké melodii houslí a v každé Jenůfčině a Lačcově zpívané větě, je výtvořen, před kterým umlká každá kritika. Kolik uchvacujícího divčího kouzla, ale i charaktero-

Drobnosti o deskách

Arturo Toscanini má mezi novými deskami hromádka nezvyklých čísel. Upravil pro orchestrální part několik významných děl. Nahrál na dvě desky dvě věty z posledního Beethovenova Kvarteta F-dur, op. 135. Scherzo v orchestrálním přepisu je zaznamenáno na desce HMV DB 3858 a Adagio (Lento) na desce DB 3904. Hraje N. B. C. Symphony Orchestra. Svou pozornost věnoval Toscanini také proslulému virtuosnímu číslo paganiniovského repertoáru a řídí s týmž orchestrem známé Moto perpetuo. Je to výmluvná ukázka, na jaké technické výši jsou americké orchestry, když mohou pod tímto dirigentem, proslulým svou neúprosnou precisností, hrát jednu ze strojově rytmizovaných a právě tím svizelných etud. Paganinovo Moto perpetuo je na rubu desky s Beethovenovým kvartetním Scherzem. Milovníky vídeňského valčku Toscanini překvapil nahrání perličky Johanna Strausse juniora „Na krásném modrému Dunaji“, onoho rozkošného díla, jehož úvodní motiv, zaznamenaný v jakémusi divém památníku, Johannes Brahms doplnil výmluvným příspěvkem: „Škoda, že není ode mne!“ Deska s tímto valčkem má číslo DB 6171.

Saint-Saënsův „Karneval zvířat“, o kterém jsme ve své gramofonové rubrice již před časem psali, byl znovu nahrán na gramofonové desky. Po velkém úspěchu prvního nahrání mohl zvědnouti taktovalku nad Philadelphia Symphony Orchestra znovu jenom Leopold

Stokowski, aby dal defilovat před mikrofonem, zatím daleko citlivějšímu pro všechny symfonizované zvířecí zvuky, humornému průvodu všech čtyřnožců, létajících opeřenců, ryb a obojživelníků, oživlých zkamenělin, typům moudrým i nemoudrým, lvům i oslům, mezi nimi i oslům dvounohým, hrdě si říkajícím „homo sapiens“. „Karneval zvířat“, který by byl v tomto provedení ideálním dárkem pro hudbymilovné děti, je opět na třech deskách (DB 5942-44).

Také Petr Iljič Čajkovskij se za uplynulé války v Anglii a v Americe u gramofonových výroben neprestal těšit stálemu zájmu. Vedle opětovných nahráni dřívějších symfonii a prvých nahrání druhé a třetí symfonie došlo i na menší orchestrální skladby. Nechybí mezi nimi rozkošná Serenáda C-dur, op. 48. Dirigoval ji Sir Adrian Boult s B. C. Symphony Orchestra pro desky HMV DB 8773-5. V Anglii si však povídali i variaci na dané thema ze Suity číslo 3 do G-dur, op. 55, kterou nahrál na třech deskách (C 3338-40) Liverpool Philharmonic Orchestra pod řízením dr. Malcolma Sargentova. Je známo, že Serenáda C-dur je ke koupi v Praze na deskách Esta-Ultraphon, a to v dřívějším dobrém nahrání.

Mussorgského „Obrazů z výstavy“, o nichž jsme v Radioamatérsku rovněž již psali, rozmnožily počet svých nahrání a zinstrumentování svého původního klavírního parti opět o další číslo. Tentokrát s dosavadními instrumentátorysty soutěží Leopold Stokowski. Diriguje svou orchestrální úpravu, na kterou

tvorného zmoudření a kolik smutku z rozlučení s milovaným člověkem je v Janáčkově melodi: „Bud s Bohem a pamatuji si, a pamatuji si, že byl nejlepší člověk, nejlepší člověk, jehož jsem poznala na světě!“ A kolik energie a lepších perspektiv budoucnosti je v Lacově zvolání: „Co nám do světa, když si budeme na útěchu!“ Mluvívá se o národnosti v umění a často za ni bývají vydávány znaky typicky mezinárodní, nuže, kdybych měl uvést místo, kde nemůže být pochyb o bytostné základně inspirace opravdu národní a také o jejím národním vyjádření, rozhodl bych se pro závěr „Její pastorkyně“. Nebot ten mohl opravdu napsat jen syn lašského kraje z východní Moravy, zapsolouchaný do deklamace a zpěvu svého lidu. Závěrečné maestoso con moto v orchestrálním plenu, i když k němu Kovařovič na zeslení účinu přidal jistě nemoravské pozouny a tuby, je nezrovnouš spjato s recitativním ariosem dvou moravských milenců, jejichž řeči ovšem zásluhou Janáčkovou nyní rozumí i ostatní svět.

Provedení obou scén je dobré, jak ve zpěvných partech, tak i v orchestru. Marii Podvalové se podařilo i na desce opakovat svůj dramaticky vypjatý výkon ze scény Národního divadla a Štěpánka Jelínková s Josefem Vojtou zpívají s krásným frázováním, pěknou výslovností a dobré uváženou gradací. V sopránovém, skvěle podaném parti na desce je možno zachytit i závěrečné hlubší tóny posledního slova, které v divadle pravidelně zaniknou v orchestrálním příboji.

A přece s touto deskou, i když ji vřele doporučujeme ke koupi všem milovníků české hudby, nejsme docela spokojeni. K pravému janáčkovskému zvuku, k jeho

V každém čísle t. l. chceme poskytnout přátelům dobré reprodukované hudby rozbor jedné desky domácí výroby, jež by neměla chybět v diskotékě uvědomělého člověka. Začnáme L. Janáčkem.

údernosti a monumentalitě, má příliš daleko. Deska je ovšem vždy jenom více méně fotografickým obrazem skutečnosti, ale známe přece již záznamy, které vedou vybavit dojem plně znějícího uměleckého díla. Abychom zustali při uvádění příkladu u domácí hudby, upozorním na poslední nahrání ouvertury k „Prodané nevěstě“ z doby těsně před válkou, dirigovalé Bruno Waltrem v Londýně. Zahrájeteli si tuto desku, máte dojem, že sedíte v koncertní síni a že slyšíte hrající orchestr. Návštěvníkům Národního divadla se pří jeví poslechu ku podivu vybavuje i celá jiskřivá náladu smetanovské ouverture a později i její zvolněné lyrismy. Barevné je to originálu velmi podobné a pro méně vyspělé hudební ucho skoro stejně. Nahrávací technika v Anglii a v Americe urazila zjevně velký kus cesty ku předu. Je naléhavé zapotřebí, abychom tyto technické vzory západu studovali a snažili se dosáhnouti v mezích svých možností jejich úrovně. Janáčkova „Její pastorkyně“, nahrána takovým způsobem jako deska, kde diriguje Bruno Walter, opatřena vytíštěným textem, výkladem a samozřejmě i překlady do dvou nebo tří světových řečí, by mohla být reprezentativním dílem českého gramofonového průmyslu na mezinárodním foru. V. F.

při jeho smyslu pro orchestrální zvuk bychom mohli být právem zvědavi, na čtyřech deskách (DB 5827-30).

Velký úspěch knížky „A lenka v říši dívů“ nemohl přejít bez povšimnutí na gramofonovém trhu, a tak Lewis Carroll se dočkal úpravy svého díla pro gramofonové desky. Text a scény upravil Edward P. Genn, hudbu napsal Walter Slaughter a pro úlohu malé Alenky byla ze 700 vykoupených uchazeček vybrána devítiletá Anička Stephensová, jejíž zpěv a mluva mají velké kouzlo. Ale i ostatní postavy jsou skvěle vybrány a ježto na deskách znějí dobře nazpívané sbory i krásný orchestr, setkaly se tyto tři desky (HMV C 3243-45) s mimořádným úspěchem u dětí i u dospělých. Představitelé hlavních úloh, zejména ovšem, rozmilá Ann Stephensová, stali se tak populárními, že byli nuceni nazpívat na desky celé serie jiných písni.

Známá Gershwinova „Rhapsody in Blue“ byla přepsána pro dva klavíry Josefem Iturbim. Nahrál ji potom se svým bratrem Amparem na desky (DB 6220-21).

Cernošský basista Paul Robeson, dobré známý našim čtenářům z prvého zvukového filmu „Loď komendantů“, nazpíval za války na desky velký počet písni, většinou černošských „spirituals“.

Arthur Rubinstein, považovaný dnes v Americe za nejlepšího pianisty vede Horovice, nahrál na osmi velkých deskách celkem třicetacet Chopinových mazurek, které vyšly souborně v albu HMV č. 367.

Skotská zpěvačka Maggie Teyte, velká propagátorka francouzského umění, kterou doprovázíval při reprodukcí svých písni na veřejných koncertech ještě Claude Debussy, nazpívala na desky krásný výběr francouzské písni. V jejím výboru, pořízeném s výkusem zkušené umělkyně, jsou vedle starších děl Bizetových a Godardových hlavní skladatelé nedávné i docela nové Francie: Fauré, Debussy, Chausson, Hahn, Duparc a jiní.


Diskotéka z dějin ruské hudby

Leningradská konservatoř organuje diskotéku z historie ruské hudby. Na deskách budou zaznívat ukázky skladeb a hlasov starodávných hudebních nástrojů.

Reportážní člun BBC

Britská rozhlasová společnost má motorový člun, vybavený malou vysílačkou. Člun se používá pro reportáže tak, že BBC přijímá pořad vysílaný ze člunu přijímačem a znovu jej vysílá rozhlasovými vysílačkami. Používá se ho jednou ročně při reportáži známého veslařského závodu Oxford-Cambridge na Temži.

Americké ministerstvo průmyslu objasnilo minulý měsíc jedno z největších německých vojenských tajemství. Německé ponorky, které operovaly v Karibském moři, měly, jak se zjistilo, stále radiové spojení s domovem, i když byly zcela ponorené. Spojení obstarával 1000 kW vysílač, pracující na frekvencích 15 až 60 kc/s, který měl zvláštní trojúhelníkovou antenu a neobyčejně velikou zemníci síť. Poslech vysílače byl prý v celém Atlantickém oceánu naprostě spolehlivý. -rn-

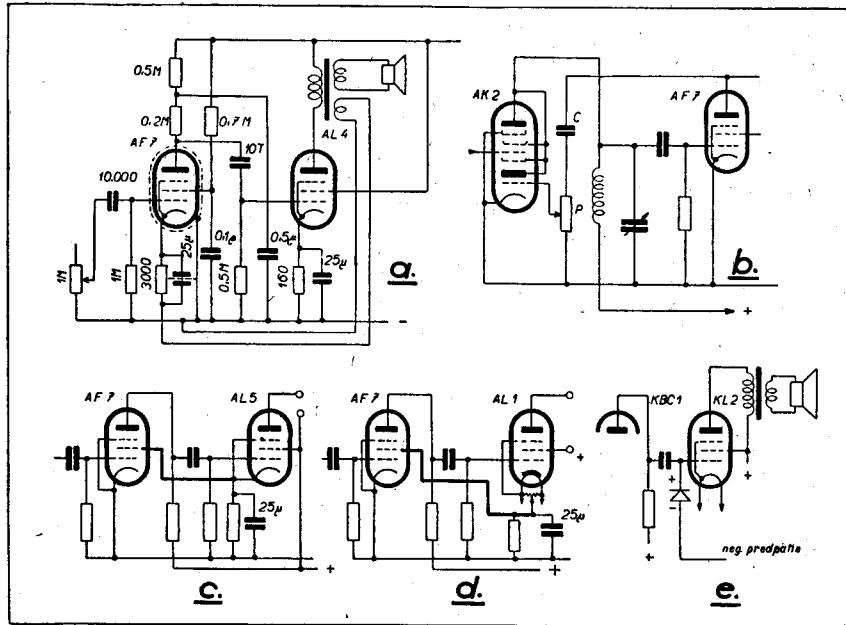

Nový zpětný způsob vazby a jiné zajímavosti

Vážený pán redaktor!

Pri čítaní článku „Nový způsob záporné zpětné vazby“ v 9. č. min. r. mi napadlo, že také podobné zapojení som už raz videl pred 10 rokmi. V roku 1936 uverejnil bývalý budapešťanský časopis „Rádióusag“ (chodil do roku 1938 do ČSR a prestal pred tremi rokmi vychádzať) článok pod titulom „Ako zošľachtíme staré prístroje použitím AL4“. Riešenie je veľmi jednoduché a môžem je preiesť aj v priemyselných prístrojoch. U prístrojov s ECL11 to asi nepôjde.

Negatívnu zpětnu vazbu prevedieme tak (obraz a), že navinieme na výstupný transformátor (na sekundárne vinutie) 8–10 závitov z tenkého, izolovaného drátu (pretecie len 3–4 mA) prerušujeme kathodový obvod predzesilovacej elektronky a jej kathodový prúd prevedieme cez tú pomocnú cievku. Pomocnú cievku môžem zapojiť len správne tak, aby vznikla negatívna zpětna vazba. Ak by prijímač začal pískať (positívna zpětna vazba) prehodíme konce pomocnej cievky. Při správnom zapojení klešá skreslenie prístroja o polovicu a kmitočtová charakteristika sa vrávňa.

Zavedenie negatívnej zpětnej vazby je možné aj u dvojokruhovej „trojky“ tak, že mriežkový svod audionu spojíme ako obvykle na kathodu, kathodový prúd vedieme cez tú pomocnú cievku na spoločný minus. Úprava je jednoduchá, lacná a snadno aj dodatočne prevediteľná na hotových prístrojoch. Tých osiem až desať závitov ľahko preveleme na hotovom výstupnom transformátore.

V tom istom časopise bolo uverejnené zapojenie zpětné vazby pre dvojokruhové trojky bez zpětnovazebnej cievky a otočného kondenzátora (b). Použije sa oktoda ako vstup, vif okruh zapojíme na riadiacu mriežku, stíniacu mriežku a anodu „osciľátorovú“ spojíme s anodou oktody. V anodovom okruhu je ladiaci obvod audionu. Medzi anodou audionu a zemou máme delič C a P, z běžca P odberieme vif napetí pre mriežku „osciľátoru“ oktody. Počítaním potenciometru P nasadzuje zpětna vazba. Pravdepodobne sa dajú v tom zapojení používať staršie oktody, ktoré prestaly v superhetoch na krátkych vlnach oscilovať.

Uvádzajú tam aj nový spôsob získania napätia stíniacej mriežky úsporou odporu a kondensátora (obraz c). Ak máme koncovú

pentodu, ktorá má veľké predpätie, aspoň 14 až 15 voltov (AL1, AL2, AL5, CL1, CL2, EL2, EL5 atď.), zapojíme následovne: Predpätie koncovej získame automaticky v kathode na zablokovanom odpore. Stíniacu mriežku audionu zapojíme na kathodu koncovej, kathodu audionu na spoločný minus, ako aj svod mriežky koncovej. Tak má st. mriežka zrovna také kladné, filtrované napätie, aké má predpätie (ovšem záporné) koncová. 15 V stačí pre st. mriežku odporník audionu. Ak je audion tak zapojeny, že pre prípadné zesílenie gramofonu má kathodový odporník, tak odpočítajúc späť napätie na odpore, už ne stačí 15 V pre predpätie koncovej. U AL2 (25 voltov), CL2 (19 V) a u väčších starých, nepriamo žhavených koncových máme skoro vždy možnosť, dať predzesilovacej elektronke kathodový odporník.

U priamo žhavených koncových elektroniek nového (AD - 45 V) a staršieho pôvodu zapojíme kathodu audionu na spoločný minus, stíniacu mriežku audionu na stred žhavenia koncovej. Tak dostaneme dostačujúce kladné napätie pre st. mriežku. U AD1 a podobných elektroniek vzniká 45 V, to bohaté stačí pre st. mriežku predzesilovacie elektronky, ak keď má v kathode odporník na získanie predpäťia. Na každý pád treba zistiť, či neklesá hlasitosť, čo sa stane niekedy u vif pentody, keď je filtrovací blok väčší, ako 0,1 μF.

Pre úsporu anodového prúdu bolo v menovanom časopise úsporné zapojenie superhetu (KK2, KF3, KBC1, KL2) (obraz e). Zapojenie je obvyklé až na to, že miesto mriežkového svodu (odpor) koncovej je tam „Sírutor“ (vif kovová usmerňovacia tyčinka) s kladným pólom na mriežke, so záporným pólom na predpäti, ktoré je väčšie, ako obvykle. Nef sa usmerňuje na usmerňovač, a pozmien prepätie (robí ju menej záporným) pri silnejšom poslechu. Výhoda zapojenia je v tom, že kludový anodový prúd je malý a rastie až pri hlasitom poslechu na normálnu hodnotu, aby sme pri väčších amplitúdach pracovali na správnom bode charakteristiky. Náklad je malý (vif detektor), snad volakto z „bezprúdových“ to vyskúša.

A ďalej volačo: Väčšina vif pentod má brzdaciu mriežku vyvedenú. V tom francúzskej zapojení nie je brzdacia mriežka medzi frekvenčnou zesilovačou, priamo spojená na zem, ale cez zpětnovazebnú cievku, ktorá je via-

zaná s mf transformátorem a je odporom a blokom na stálu hodnotu nastavená. Tým sa podari zváčšiť zisk mf stupňa. Aurél Sidó.

Bratislava, dňa 17. novembra 1946.

Vskutku, překvapení nejsou vyloučena, listujeme-li ve starších časopisech, a ty dokoncě nemusí pocházet ani z Ameriky. Uznáváme to tím ochotnejší, že jsme snad některé čtenáře neúmyslně uvedli v domnění, jako by se článkem o nové zpětné vazbě otevírala nová konstruktérská éra v radiotechnice. Po někud neurčitým označením „nový“ v nadpisu článku chtěli jsme vyznačit do jisté míry nové použití známého principu, a zejména záměr dosud opomíjený, totiž podstatné omezení vnitřního odporu koncového stupně. — Také ostatní zajímavé obvody, které pan Aurél Sidó připomíná s pohotovostí hodnou následování, podnáší nepochybně nejednoho radioamatéra k plodným pokusům. Zvláště vztané a hodnotné jsou podobná náměty, jestliže před tím prošly zkouškou v dílně pozorného a připraveného experimentátora (jimž může být i docela mladý amatér) a jsou doplněny jeho pozorováním a praktickými poznatky.

P.

• Největší letadlo světa, typu Lockheed, které pojme 168 cestujících a může uletět bez přistání 16 000 km, provedlo v polovici listopadu zkušební let v Kalifornii. Letadlo váží s posádkou a nákladem 92 tuny, rozpětí křídla je 56,7 m, délka 46,8 m, má čtyři motory po 3000 HP a jeho první vzor stál 27 milionů dolarů. Za války objednala americké ministerstvo námořnictva sedmdesát těchto strojů, na použití mimořádné jsou však názory poněkud nedůvěřivější, neboť objednávka byla nyní omezena na dva stroje.

Návštěvy v redakci: 14,00—15,30,
v sobotu 11,00—12,30.

Dobrý vztah čtenářů k tomuto listu jeví se také jejich častými návštěvami v jeho redakci, ať už přicházejí pro plánky, radu nebo s jiným podobným účelem. Hlavním úkolem redakčního osazenstva je návrh, výroba, zkoušení, popisování a zobrazení vzorů přístrojů pro obsah Radioamatéra, vedle ostatních redakčních prací, jako je úprava příspěvků a obrázků, čtení korektur atd. Není to úkol malý. Prosíme proto, aby ti, kdo přejí v našem společném zájmu tomuto listu další růst a rozvoj v jakosti i rozsahu, přáli i nám nezbytný pracovní klid. Pokud je návštěva v redakci nezbytná, nechť ji vykonají v době mezi druhou a půl čtvrtou odpoledne, v sobotu mezi jedenáctou a půl jednou. Nebylo by spravedlivé vůči daleko většímu počtu čtenářů, kteří těží jen z té části naší práce, na niž získávají nárok zakoupením časopisu, totiž z jeho obsahu, kdyby byli zkracováni v našem výkonu návštěvami čtenářů z Prahy v mře pěšině.

Zdlouhavé vyřizování objednávek plánků.

Chcete si ušetřit zbytečné čekání a nám zbytečnou práci? Posílejte částku za plánky ve známkách spolu s objednávkou, anebo si vyžádejte zvláštní složenku pro zaslání částky a současnou objednávku. Pak jdu peníze i objednávka ruku v ruce a plánek je hned odeslan, takže jej zájemce obdrží lečky už třetí den. Pošlete-li však peníze zvlášť poštovním poukázkou, přijdu po hlavní účtarny, a chybí-li na útržku účel platu a odělení, jemuž plat náleží, jak tomu zpravidla je, utone poukázka v záplavě podobných drobných částek, které našemu vydavatelství denně docházejí, a pak to trvá týden, než se zjistí, kam plat patří a než můžeme záslíkou odeslat. Stejně zdržení může nastat, když pošlete-li plát za plánky spolu s předplatným: v ne-

lepším případě zaměstnáte administrátora p. Tichého psaním převodních listků, pro něž často naši plánkovou službu upřímně proklíná, po případě máte na účtu předplatného přeplatek, ale plánky nikde. Nemějte nám za zlé, že zjednodušováním evidence a účetních metod hledíme vystačit s několika hodinami denní výpomoci, místo abychom plánky zaměstnávali nejméně jednu hodinu na celý den; usnadníte-li nám takto práci, dostanete za to plánky dříve.

X

Stejně potřebná je nám pomoc, poskytovaná tazateli technické poradny, přikládáním frankovaných a adresovaných zpětných obálek. Nejenže při průměrných deseti dotazech denně ušetříme času (neboť nemáme psařku), odpadne i lžení leckdy nečitelných adres a je zaručena jejich správnost. Prosíme proto, nezapomínejte na zpětné obálky.

Reflexná dvojlampovka na sieť.

(Č. 1, 1947, str. 20 a 21.)

Čtenáři nechť si laskavě opraví následující tiskové chyby: V seznamu neuvedeném C15 má kapacitu 100 až 1000 pF, čímž ještě, tím méně výšek má předes. — R4 má 20 000 ohmů, ne megohmů. — Usměrňovače jsou v textu udány 053/35 místo správného 053/32.

K tabulce vysílačů na stř. a dlouhých vlnách. (Č. 1, poslední strana.)

Po uzávěrce předešloho čísla dověděl jsem se o výjítku podrobného přehledu vysílačů na dlouhých a středních vlnách, který vyšel v programovém týdenku Nás rozhlas, a to v čísle 52/1946 a v č. 1/1946. Přehled byl zpracován podle tabulek v zahraničních listech. Daleko méně obsažná tabulka naše má tu přednost, že obsahuje jenom pořady slyšitelné na dobrý superhet v Praze, jichž je podstatně, méně. Podrobnou tabulku otiskneme ve vhodné formě až po zavedení nové dohodnutého rozhlasového rádu. — Pokud zápora stáčí, dodá zájemcům jedno z uvedených čísel N. R. administrace Našeho rozhlasu, Praha XII, Stalinova 46, za Kčs 3,50 včetně výloh se zasláním.

Lidový superhet s třemi steinými pentodami. (Na str. 14 až 17, č. 1/1947.)

Na rozdíl od správného schématu na str. 14 přehledu jsme ve spojovacím plánu na str. 17 kreslířskou chybou. Odpor mezi pláštěmi (zápornými póly) filtračních elektrolytických kondensátorů je v plánu chybně označen 50 k, tří j. 50 kilohmů či 50 000 ohmů, namísto s pravým 500 ohmů.

Mezi dolními póly žhavicích kondensátorů chybí spoj, který dovoluje spojit obě části žhavicích kondensátorů, totiž 1,2 μ F a 1,0 μ F, paralelně při 220 V, a ponechat jen 1,2 μ F při 220 V. (V pláncích, expedovaných po 20 lednu t. r. byly tyto chyby již opraveny.)

Žhavicí kondensátor má při 220 V kapacitu 1,2 μ F, při 120 V 2,2 μ F. Tato skutečnost, vyznačená ve schématu umisťením hodnoty 2,2 μ F do závorek téhož tvaru, jako poučení „pro 120 V“ dole pod schématem, nebyla některým čtenářům patrná; proto ji znova připomínáme.

(Mrazy okolo Nového roku patrně zavinily zhoršení dopravy ze Západu, takže jsme v lednu s jedinou výjimkou nedostali zásilky anglických a amerických časopisů. Jejich obsahy otiskneme v nejbližším čísle po dojetí chybějících listů.)

KRÁTKÉ VLNY

Č. 1, 1947. — Monitor a přesný kmitočtměr s vestavěným normálnem 100 kc, MUC. J. Stanek. — Klíksy a věci kolem nich, Ing. A. Schubert. — Když je zesilovač správně vybuzen? — Zjednodušené elektronové relais. Chudáková směrovka. — Zmenšování napětí.

SLABOPROUDÝ OBZOR

Č. 9-10, říjen-listopad 1946. — Řešení soukromé telefonní sítě. — Výpočet usměrňovače s filtrem, počítajícím indukčností, Ing. Z. Tuček. — Automatická telefonie, Ing. V. Kočárek. — Moderní přijímač a jeho výhody do budoucnosti, Ing. J. Havelka. — Referáty: Frekvence nebo kmitočet, — Náhradní kapacita vinutí. — Odpovídající fotoelektrický článek typu PbS pro detekci infračerveného záření. — Podzemní kabel mezi Moskvou a Charkovem. — Výsledky zkoušek kmitočtové modulace v BBC. — Jsou netopýří „vybaveni radarem“? — Elektronika-mikrofon: — Nakládání s německými patenty.

ELEKTROTECHNIK

Č. 4, říjen 1946. — Co vypráví telefonní automatická ústředna, J. Pecháček. — Přístroje ke zkoušení elektronek, Dr A. Dittl. — Další články a hilidky z oboru silové elektrotechniky.

ELEKTROTECHNIK

Č. 227, leden 1947, Anglie. — Mechanizovaná kontrola při výrobě kondenzátorů. — Dekadickej elektronkový chronometr, užívající intervaly na pět míst, S. S. West. — Návrh laboratorního osciloskopu, I. G. L. Hamburger. — Zatěžovací podmínky v triodových zesilovacích trídě A, H. G. Foster. Modifikovaná teorie šíření vln s ohledem na obrys povrchu země, pro vlny 7,2 m, P. Williams. — Mezistupňový vazební transformátor při televizních kmitočtech, P. Feldmann. — Libivý nebo dokonalý přednes? J. Moir. — Z glasowské technické výstavy. — Kalení malých součástí v ohřívání.

LA TÉLÉVISION FRANÇAISE

Č. 19, listopad 1946, Francie. — Problém televizních studií, Yves Angel. — Pozorování o televizním přijímači typu 90 fy. General Electric Co. — Televizní signály BBC. — Příjem televize s 1000 liniek, R. Aschen. — Obrazový přijímač s přímým zesílením. — Nový demodulátor (diskriminátor) pro kmitočtovou modulaci, R. G. Peters. — Měří impedance s přímým čtením, Yves Guyot. — Křemenné filtry, P. Claude. — O měřicích přístrojích. — Tovární přijímače. — Fotoelektrické články.

Č. 20, prosinec 1946. — Problém televizních studií, pokr., Yves Angel. — Přístroje pro amatérské televizní vysílání (podle QST, květen 1940). — O synchronování v televizi. Napájení obrazovek. — Měření síly roentgenových paprsků, B. Roger. — Nový Q-metr na podkladě měření zeslabení zrcadlového statě superhetu) s přepinatelným mf filtrem, L. Liot. — Praxe kmitočtové modulace. — Krátkovlnná třílampovka s přímým zesílením, 6 až 130 m.

L'ONDE ÉLECTRIQUE

Č. 236, listopad 1946, Francie. — Hlavní činitel, kteří ovlivňují vícenásobné soustavy telekomunikační na velmi vysokých kmitočtech, V. A. Altovsky. — O vícenásobných spojeních Hertzovým kabelem (t. j. soustředěnými radiovými vlnami, radiovou linkou), J. Maillard. — Q-metr a wattmetr pro centimetrové vlny, A. G. Clavier, R. Cabessa. — Úprava vysílačů (přímá vazba induktivní), M. D. Glazer, M. V. Familiér.

RADIO

Č. 8, říjen 1946, Polsko. — Ultrakrátké vlny, pokrač. Vvedenskij, Kaznačejev. — Použití thyatronů v radiotechnice, dok. O radiolokaci, J. Ziolkowski. — Diodový voltmetr. Nové sovětské přijímače; standardní třírozsohový superhet „Leningrad“ s elektronkami podle amerického značení: 6A8, 6K7, 6G7, 6F6, 5C4S, a „Rodina“, s jednoduchým vstupním obvodem pro tři rozsahy, avšak s dvěma mif stupni, druhé dva mají jen po jednom laděném obvodu (laděná anoda), s pentodou, zapojenou jako dioda + trioda a s transformátorovou vazbou na dvojčinný koncový stupeň s pentodami. — Tabulka amerických elektronek.

RADIO WELT

Měsíčník pro všechny techniku, elektromedicinu a hospodářství, vydává Titania-Verlagsgesellschaft m. B. B. H., Vídeň XV, Sechshauserstr. 126. Ročník 1.

Č. 1, září 1946. — Vznik rakouského malého superhetu, Josip Sliškovič. — O vlastnostech krátkých Lecherových vedení, K. Nahr. — Speciální vlastnosti elektrických proudů v moderní elektroterapii, N. Duenbostel.

Č. 2, říjen 1946. — Výsledky rakouského radiotechnického průmyslu, superhet 447 U na vídeňském podzimním veletrhu. — Použití Reimannových číslových koulí a jejich projekcí v technice st proudů, Dr F. Steiner. Odrazové obhližecí přístroje, J. Dietl. — Specifické vlastnosti elektr. proudů v moderní elektroterapii, W. Duenbostel.

Č. 3, listopad 1946. — Radiogeologické předpoklady pro vysílání v dolech, V. Fritsch. K početnímu řešení periodických pohybů, L. Schmetterer. — Speciální vlastnosti elektrických proudů v moderní elektroterapii, W. Duenbostel.

Č. 4, prosinec 1946. — Radiogeologické předpoklady pro vysílání v dolech, V. Fritsch. Radiové sdělování směrovými vlnami, H. Köhler.

RADIO, SSSR.

Sovětský radiotechnický list Radio Front, jehož vydávání bylo zastaveno v roce 1941, začal vycházet opět pod názvem Radio (Radio). Administrace listu má adresu: Sojospěchat, Moskva, ul. Kirova 26.

Číslo 1, duben 1946. Den rozhlasu - 7. květen. — Od zapisovače bouřek po radar, Vvedenskij. — Laureáti Stalinské ceny. — Radio ve vlastenecké válce, Peresypkin. — Telegrafisté-hrdinové, Dobrjakov. — Za rozšíření amatérského hnutí, Kobelév. — Sovětský radiotechnický průmysl v roce 1946, Možželov. — Začátky amatérství, Golovin. — Radar, Berg. — Kmitočtová modulace, Honorovskij. — „Rodina“ (Vlast), šestielektronkový superhet na baterie, schema a popis, Geništa. — Sovětské elektronky I., Drozdov. Co uvídí Moskva (referát o moskevské televizi v roce 1946), Bořšakov. — Ústřední radioklub, Krenkel. — O čtvrtstoletí zpátky, Zbov. — CQ de RAEM, Krenkel. — Jak se státi krátkovlnným amatérem. — Jak začít, Spíževskij. — Zapojení krystalových přijímačů, Kubarkin. — Literatura. — Seznam rozhlasových stanic SSSR na dlouhých a středních vlnách.

Č. 2, květen 1946. O nové úspěchy sovětské radiotechniky, Puzin. — Radiotechnický průmysl v nové pětiletce, Meščerjakov. — Dni blokády Leningradu, Pokrovskij. — Dopisy na frontu, Kazakov. — Ve Všeobecném rozhlasovém výboru (VRK). — Z dějin rozhlasu, Dubnov. — V Sovětském svazu. — Radio v astronomii, Čečík. — Frekvenční a amplitudová modulace, Efrus. — Decimetrové a centimetrové vlny, Joffe. — Přenosný gramofon se zesilovačem, Kubarkin. — Záporná zpětná vazba. — Sovětské elektronky II., Drozdov. — Televizní přijímač, Sýtin. — Radiokluby, Tramm, Jegorov. — Amatérská

pásma, Saltykov. — Jak hledat amatérské stanice, Vostrikov. — Jak čísti schémata. Prostá krystalka. — Nové součástky. — Relační oscilátor. — Technická poradna. — Literatura. — Moskva vysílá v cizích řezech.

Č. 3. červen 1946. Všeobecná prohlídka amatérské činnosti. — Rozšíření rozhlasu v nové pětiletce. Cingovatov. — Všeobecný spolek radiotechniků, Fortušenko. — V polytechnickém muzeu, Burland. — Leningradská konference radiotechnického svazu. — Továrna na přijimače v moskevském domě mládeže, Klystron, Efrossi. — T 689, pětielektronkový superhet s pěti rozsahy, Polevoj. — Universální superhet JUP 10, Smetanin. — Autotransformátory, Jarmat. — Avometr, Andrejev. — Výsledky telegrafní soutěže. — Jak se dělá QSO. — Poznámky krátkovlnného amatéra, Pozorovskij. — Krátkovlnná dvoulampovka, Tapkin. — Elektronka 6P3 ve vysílačích, Aršinov. — Q-kodex. — Evropské elektronky, Drozov. — Technická poradna. Literatura. Vlad. Zbíhlej.

RADIO SERVICE

Č. 35-36, listopad-prosinec 1946, Švýcarsko. Americké přijimače, G. Lohrmann. — Kompromisní nebo vrcholná kvalita v rozhlasových přenosech, J. Dürrwang. — Základy radiotechniky. — Kurs televise. — Matematika pro radiotechniku. — Opravy přijimačů. — Teorie filtrů, pokr., E. de Gruyter. — Kapesní přijimač s velkým výkonem, F. Menzi.

PRODEJ • KOUPĚ • VÝMĚNA

Každý inserát musí obsahovat úplnou adresu zadávajícího. Pište čitelně a účelně zkracujte slova.

Cena za otištění inserátů v této hlídce: první řádky Kčs 26,—, další, i neplné, Kčs 13,—. Za řádku se počítá 40 písmen, rozdělených mezi řádku a mezer. Částku za otištění si vypočtěte a připojte v bankovkách nebo v platných pošt. známkách k objednávce. Nehonorané inseráty nebudou zařazeny.

Predám roč. RA 20-25. Vorlíček J., Šternberk I., p. schr. 3/B. (pl.)

Magnetické reproduktory,

zvlášť citlivé, hodiaci sa i ku krystalovej stanicu v lepenkovej skrinke

za Kčs 65,-

v každom množstve dodá

RAD X, RADIOTECHN. PODNIK
BRATISLAVA, ul. Molotova 18, tel. 61-73
Obchodníkom poskytuje slevu

Koupím elektronky HP1118, PP4018, PV3018 usm. 220, 1 osvětl. 35 V/0,05 A. Jan Reithar, Kolín II, Tarabos 304. (pl.)

Kdo zhotoví měr. potenciometr k můstku po- dle RA 12/40, zaplatím, anebo dám elektronky. V. Kučera, Plzeň, Benešova 88. (pl.)

Prodám významný RA, roč. 1938-1946, Blahoslav Háp, Pustá Kamenice, p. Krouna. (npl.)

Prodám lev. popis. pantograf (gravírku), lumenkovou pilu, vše stolní s elektr. pohon. S. Šilhart, Mělník, Havlíčkova 97. (npl.)

Za Kčs 50,— koupím číslo 6/1939 RA, nebo i celý ročník, koupím i starší ročníky RA. Karel Fráňa, Velká Bíteš. (npl.)

Mavomet Siemens s rozsahy 1,5—600 V a 0,003 A—6 A stříd. i stejnosp. proud a různé součástky prodám. Zdeněk Frýda, Praha-Strašnice, Předpolí 1062. (npl.)

Koupím každé množství elektronek C3e, Bi, E2d a C3b, Úřad dálkových kabelů, Brno, Jánská 9. (npl.)

Koupím elektr. Walvo DF26. Pavol Vojček, Brezovka, p. Kurima, okr. Bardejov. (npl.)

Nahráváku Telefunken Ela II a Saxograf I., 35 W reproduktor a různé mikrofony prodám. Šnapka Lubo, Ostrava, Puchmajerova 2. (pl.)

Prodám tónový gen. Vilnes 220 V, Kčs 2900, knihy o elektrotech., radiotech., mech., technologií jen v celku Kčs 3200, síťový trafa 220, 2×500, 2×6,3, 4 V, asi 100 W Kčs 300, elektronku nové USA 1E7G (jako KDD1), EF12 po Kčs 140, AL5 zán. Kčs 90, odpory jen celý bal. ¾ W 50×1: 1 kΩ, 4 kΩ, 30 kΩ, 1 W, 100×50 kΩ, kondensát. svit. 25 až 7500 pF, asi 120 po Kčs 1,50, elektrolyty 8+8 µF/600 V Kčs 80, kathodové trubice LB8 po Kčs 400, stupnice prům. 8 cm Kčs 50, kond. otoč. KV duál Kčs 60. O. Šafařík, Praha XII, Boleslavská 11. (pl.)

Predám elektr. OS12/500, 6L6G, 6N7G, 12A6, E443N, triod 120 cm, Dezider Sajták, Ban. Bystrica, Hronské predm. 53a. (pl.)

Koupím elektr. 4868, 4690, EC50, DBC21, obrazov. a jiné radiosouč. a elektronky. J. Kubíček, Praha II, Břetislavova 12/I. (pl.)

Amatér s 18letou praxí hledá zaměst. na 2 až 3 dny v týdnu. Zn., „Opravy“ do adm. t. l. (pl.)

Prodám: tláčít. super Philips typ 753A, zesil. pro zvuk, promítáku, zvětš. na kinof. Leitz 1:3,5, f = 5 cm, zesil. 9watt. nový, motor 3×220 V 1,4 HP. O Zima, Praha XI, Dvořákova 43. (pl.)

Koupím elektronku DL25. O. Wasserburger, Německo, p. Milonice. (npl.)

Prodám ABC1, UCH21, ABC3, LP29 „Marconi“, RL12T15, RS242, KDD1, KL5 a vyprodám různý radiomateriál. K. Bureš, Pohoreč, Počátky, p. V. Březno. (pl.)

Elektronky Marconi KT63 koupíme. E. Fusek radio, Praha II, Václavské 25. (npl.)

Radiomechanika nebo zkušeného radioamatéra přijme firma Radio-Šlais-Plzeň, Stalinova 33.

Koupím elektronky RV12P2000

Prodám elektronky RG12D60

RADIO VÁCHA, PRAHA I,
Ovocný trh 11. Telefon 388-95.

Ridi a za redakci odpovidá Ing. Miroslav Pacák

Tiskne a vydává ORBIS, tiskařská, nakladatelská a novinářská společnost akciová v Praze XII, Stalinova 46. Redakce a administrace tamtéž. Telefon 519-41; 539-04; 539-06. Telegramy: Orbis-Praha.

„Radioamatér“, časopis pro radiotechniku a obory příbuzné, vychází 12krát ročně první středu v měsíci (změna vyhrazena). Cena jednoho výtisku Kčs 15,—, předplatné na celý rok Kčs 160,—; na půl roku Kčs 82,—, na čtvrt roku Kčs 42,—. Do ciziny k předplatnému poštovné; výši sdělí administrace na dotaz. Předplatné lze poukázati v platném lístku Poštovní spořitelny, číslo účtu 10.017, název účtu Orbis-Praha XII, na složence uvedte čitelnou a úplnou adresu a sdělení: předplatné „Radioamatéra“.

Otisk v jakkoliv podobě je dovolen jen s písemným svolením vydavatele a s uvedením původu. — Nevyžádané příspěvky vraci redakce, jen byla-li přiložena frankovaná obálka se zpětnou adresou. — Za původnost a veškerá práva ručí autoři příspěvků. — Otiskované články jsou připravovány a kontrolovány s největší pečí; autoři, redakce, ani vydavatel nepřijímají však odpovědnost za eventuální následky jejich aplikace.

Křížkem (+) označené texty zařadila administrace.

Příští číslo vyjde 5. března 1947.
Redakční a insert. uzávěrka 19. února 1947.

Superhetová souprava cívek

RAPID-BLOCK

pro krátké, střední vlny, sestávající ze vstupu, oscilátoru montovaném na společném přepínači, jen 6 spojů k připojení ze dvou mezipřevodů 472 Kc v hliníkových krytech, vše úshledně vyrobené, vyzkoušené amer. signaigenerátorem, outputmetrem a v hrajícím modelu. K tomu patří antenní filtr pro mf 472 Kc. Montáž superhetu je nyní snadnější obvyčejně dvojkylí! Soupravu včetně návodu 14 dílků schémat vyrábí a dodává ta

Ing. radioel. VLADIMÍR ONDRŮŠEK
BRNO, Bratislavská 17. Telefon 13951

Universum

Větší hodnoty a zapojení
tu i cizozemských elektronek

**PŘÍRUČKA PRO RADIODÍNY
A AMATERY**

Ydat. Ing. Š. Raab, techn. konsultant - Praha XII, Římská 4.

Smaltované medené dráty:

Ø mm	Kčs/kg	Ø mm	Kčs/kg	Ø mm	Kčs/kg
0,06	390,—	0,3	90,—	0,6	65,—
0,08	265,—	0,35	84,—	0,7	75,—
0,1	200,—	0,37	82,—	0,8	85,—
0,12	180,—	0,4	78,—	0,9	95,—
0,13	167,—	0,45	77,—	1,0	11,—
0,15	130,—	0,5	74,—	1,2	13,—
0,2	108,—	0,55	70,—	1,4	15,—
0,25	98,—			2,0	65,—

Mínimální množství expedujeme cca:

Ø 0,06/0,35 kg, Ø 0,08/0,5 kg, Ø 0,1—1,0/1 kg, Ø 1,1—2,0/5 kg

Cíveky účtujeme režijně

Dodáme tiež: Dynamo dráty, 2x oprad. bavl. Ø 0,1—5,0 mm
Transformátorové plechy
Transformátory sítové, výstupné, tlumívky

ERAON Bratislava, Gunduličova 1/a