

RADIOAMATÉR

Casopis pro radiotechniku a obory příbuzné

4

Ročník XXVI • V Praze 2. dubna 1947

OBSAH

Z jarního PVV	84
Výstava součástek v Paříži	84
Výpočet anodové impedance u zesilovače třídy C	86
Hudba opravdu „lehká“	86
Rozhlas na prahu dvouletého plánu	88
Poznámka k návrhu vibrač. měniče	88
Rozhlasové plány čs. pošty	89
Radiotechnikem nebo sdělovacím technikem?	90
Zjištění vlastního odporu millampérmetru	90
Zvěsti z veletrhu	91
Kilohertz nebo kilocykl?	91
Dekádový ohmmetr	92
Elektronkový milivoltmetr	95
Přenosná bateriová dvojlampovka	96
Z pracíte nářu: objímky pro malé elektromy, nejlevnější nabíječ, může superhet rušit?	99
Naslouchací přístroj pro nedoslychávání	100
Věčný vakuový blesk	101
Asynchronní motorek pro gramofon	102
Malý elektrodynamický reproduktor	104
Oscilátor L-C jako dělič kmitočtu	105
O hudbě a jejích tvůrcích s humorem	106
Pro vaši diskotékou	107
Z naší pošty, Nové knihy, Obsahy časopisů, Koupě-prodej-výměna	108-110
Knižní příloha: Měření v radiotechnice, měřidla elektrostatická str.	81-88

Chystáme pro vás

Čtyřlampovka na baterie s dobrým výkonem a malou spotřebou. • Pákové nůžky na plech. • Drobné magnetické sluchátka. • Zjednodušený výpočet pracovních odporů u běžných nf zesilovačů výkonu.

Plánky k návodům v tomto čísle

Přenosná dvojlampovka na baterie, schema, náčrt kostry a spojovací plánek v měřítku 1:1 za 20 Kčs. • Asynchronní motorek pro gramofon, plánek součástí v měřítku 1:1 za 25 Kčs. • Plánky posílá redakce Radioamatéra přímo odberatelům za uvedené částky, připojené k objednávkám budou ve známkách nebo v bankovkách a zvětšené o 2 Kčs na výlohy se zasláním.

Z obsahu předchozího čísla

Přechodové zjevy v obvodu s kondenzátorem a odporem. • Návod k využívání superhetu. • Podstata impulsového vysílání. • Výpočet kmitočtu generátoru pilových kmitů. — Elektronický časový spinač. • Jednolampovka bez anodové baterie. • Standardní superhet s tovární cívkovou soupravou. Napájecí přístroj pro superhet do auta. Reproduktor se starého sluchátka.

Výsledníci řady úkolů, které ukládá nová doba, je povinnost každého schopného jednotlivce přispět všemi silami k blahobytu nás všech, kdo tvoříme státní celek, a tím k hmotnému i duchovnímu prospěchu celého světa. Budíž dovoleno opětne připomenout, že blahobytom je miněná spravedlivá odměna za práci, uspokojení a radost z vykonaného úkolu, naplnění podmínek zdravého a spokojeného života, a náležitá míra klidu, bezpečnosti a pohody pro všechny, jejichž kapitálem je schopnost a dilo. Životní dráha se ovšem nerýsuje podle lineáru a proto národa a štěsti, nebo nehoda i neštěsti jsou a zůstanou nepostřízelnými faktory ve složité rovnici lidské existence. V podstatě však chceme, aby reálné činitele formovaly rád, a činitelé náhodní byly právě jen snesitelnou výjimkou. Přejeme si, aby neblahé zjevy sociální, nezaměstnaný nebo vykořistovaný pracovník, chudobná vdova, soucit vzbuzující žebračky nebo opuštěné a zanedbané dítě nebyly už nikdy živým problémem doby.

Toto je obrys materialistického světového názoru, z jehož rozlohy a složitosti pětadvacetému k úvaze neprůlís nápadnou, přece však významnou složku národního statku, kterou je tradice. Na rozdíl od širokého významu původního chceeme zaměřit svou pozornost na tradici jakosti a schopnosti, kterou musíme vybudovat jako neoddělitelný znak své práce. Z hlubin a povrchu své země můžeme pro žádoucí blahobyt vytěžit jen málo: nemůžeme zbohatnout prodejem přírodního bohatství, protože je ho stěží dost pro nás. I našim kapitálem je tedy jen schopnost a dilo, a to jest kapitál splatný až když schopnosti byly prokázány a dilo vytvořeno. Vysloveno nejnázorněji, na svůj blahobyt si musíme vydělat. A ovšemže ne mezi sebou, kteří máme všichni stejně málo, nýbrž ve styku mezi národy.

Jestliže jsme takto ukázali mezinárodní obchod, jako hlavní, ne-li jediný zdroj obnovy národního majetku a s ním spojeného dostatku ve všech československých rodinách, položme si další otázku: na čem především záleží jeho rozvoj? Patrně méně na objemu a grafické dokonalosti našich propagačních tiskopisů a na okázlosti oficiálních zásklávacích akcí, zato více na potřebnosti, jakostí a spolehlivosti našich výrobků. A tu jsme u jádra věci. Československý výrobek se musí stát pro svět věci potřebnou a skoro nezbytnou, samozřejmě československý musí být synonymem pojmu dokonalý. Povšimněte si tohoto souhlasu, lety a generace stvrzovaného, u takových názvů, jako jsou švýcarské hodinky, anglická sukna, švédský papír, holandský sýr, burgundské víno. Toto jsou propagační hodnoty, k jejichž využívání není dost peněz na světě. A jakže byly vytvořeny? Opětovně potvrzována a zdokonítou zkušenosťí zákazníků, že švýcarské hodinky jsou nejlepší; zkušenosť, která se musela stotisíckrát potvrdit, než se v této výrobce v pojetí, s nímž nepohnou ani dokonalé schaffhausenky, ani výrobky americké, tím méně hodinky japonské.

Ani nám, příslušníkům dvakrát zrozeného mladého státu, není odepřena proslulost světové tradice. Kolik jen těch „anglických“ suken pocházel z Humpolce, a užitečným členem, s nímž je nutno počítat. Nepodceňujme se natolik, abychom s resignací malého českého člověka složili všechnu odpovědnost za toto rozhodnutí do rukou svých vedoucích. Uložme přiměřené meze své zaujatosti, počítejme přebejelá délka vrstev, tříd a národních složek, učme se pracovat, a půjde to skoro samo. P.

Pomožme stavět tradici

kolik tun obřích výkovků dodaly Vitkovice do celého světa, kolik milionů lidí levně a dobře obaly československé továrny. Osou budoucího dění bude však jemná mechanika a radiotechnika, tedy obory, kde je daleko přiznivější poměr mezi hmotou a dřinou na jedné, a dřívějším i dovednosti na druhé straně. V tomto oboře tradici zatím nemáme. Příčiny jsme tu čtili v předchozím čísle, spolu s důvody, proč je napříště získat můžeme.


Našim spojencem při budování tradice je vrozené nadání a rozsáhlý zájem, doložený počtem amatérských přestitelů těchto oborů. Odpusťte, že tyto vlastnosti znovu podrobne nedokládáme. Byla o nich vickrát řeč na těchto stránkách a lze je právem uznat za dané a nosné, i když nejsáme nad každým, kdo s úspěchem sdružuje dvouelektronkový přijimač. Prostá skutečnost, že mezi všemi vrstvami a ve všech končinách státu jsou lidé se základními mechanickými

znalostmi a s dispozicí poněhlu již vrozenou pro technické zákonitosti, je slabou základnou pro vývoj čs. radiotechniky.

Základna není ovšem ještě hotovou stavbu, amatérství není ještě známkou budoucí tradice. K pojmu tradice přísluší dvě závažné podmínky: první je čas, druhá je úsilí. Tradice vzniká pedantským, až protivně puntičkářským udržováním a zlepšováním po dobu dosti dlouhou, aby z namátky a náhodného úspěchu vznikla osvědčená, spolehlivá prostulost. Čas nemůžeme popohnat, uplyvá však sám dosti rychle, a na nás je, abychom plnili druhou složku tradice, o které jsme se prve zmínilí. A tu je třeba si ujasnit, že je to úkol pro každého z nás. Tradici osvědčené technické dokonalosti nestaví stupň po stupni jen odpovědní vedoucí, nýbrž s nimi, a hlavně, všichni jejich spolupracovníci, až do učné právě nastoupivši. Všichni musíme mít k svěřenému úseku dila poměr zamilovaného tvůrce, který jej pěstuje, hýdká, šlechtí a zdokonaluje, a neodbývá, jen aby se naplnila míra nebo počet a aby uplynulé pracovní hodiny vynesly nárok na medu. A to všechno musíme cítit s vědomím, že odmítnout nepřinesne nejbližší výplatu, nýbrž že bude vyplacena bohatým úrokem až dozráje čas a s ním i tradice naší zdatnosti.

Z nemnohých přednosti poválečné doby je, že tyto cenné plody zrají rychleji než v době (byla kdy vůbec!) hlubokého míru. To nám bude povzbuzením i závazkem: abychom neponechali přiležitost nevyužitou. Deset příštích let pravděpodobně rozhodne, bude-li československý přijimač, elektronka, telefon, přenoska nebo snad i televizor pojmenem evropským, nebo lokálním, vyžadujícím celní i jiné ochrany před záplavou kvality zahraniční. Těch deset let uběhne, než se nadějeme, a na nich bude záviset, zda budeme poté ve světovém soustřati čestným, ale ~~čestným~~ přibuzným, nebo malým, ale ~~malým~~, soběstačným, a užitečným členem, s nímž je nutno počítat.

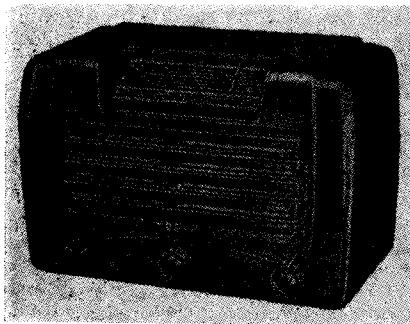Nepodceňujme se natolik, abychom s resignací malého českého člověka složili všechnu odpovědnost za toto rozhodnutí do rukou svých vedoucích. Uložme přiměřené meze své zaujatosti, počítejme přebejelá délka vrstev, tříd a národních složek, učme se pracovat, a půjde to skoro samo. P.



Z jarního PVV

V dřívějších dobách nebyly referáty z radiové výstavy jarního vzorkového veletrhu v Praze zvlášť zajímavé, neboť po stránce rozvržení přijimačů přinesla jenom nepatrně pozemněný obraz výstavy podzimní, jejímž hlavním úkolem bylo osnit návštěvníky přehlídkou nových vzorů. Letos je situace potud nová, že z poměrně početné přehlídky přístrojů národního podniku Tesla na podzim (devět přijimačů ve třech výrazných cenových a jakostních třídách) zůstaly jen tři hlavní přijimače.

Je to Klasik, čtyřrozsažový standardní superhet s ECH21, 2krát EF22, EBL21, AZ11 a indikátorem EM11, který je dědicem návrhu tak zv. národního přijimače a zdokonalenou odrůdu Liberátora, a má všechny známky jakostního superhetu. Krátkovlnný rozsah je rozdělen pro snazší ladění na dvě pásmá, a to 13,5 až 20 m a 24 až 52 m, má vstupní pásmový filtr, speciální ladící kondensátor s mechanicky zesileno částí oscilátorovou, pětipolohový volič šíře pásmá, sdržený s tónovou clonou, přípojku pro další reproduktor a přenosku, fysiologické řízení hlasitosti, zápornou zpětnou vazbu, podélnou stupnicí s jménem stanice, použití na střídavý proud všech běžných napětí. Cena v prvních dnech veletrhu nebyla udána, má být asi 5600 Kčs. Hlavní nesnáz, totiž málo odolné elektronky EF22, jsou nahrazeny novým spolehlivým provedením.

Jednodušší v osazení i levnější, vcelku však jen málo zevnějškem odlišná je Besseda s elektronkami 2krát ECH4, EBL1, EM4, AZ1, jediný rozsah krátkých vln, plynulá tónová clona, přípojky pro další reproduktor a přenosku, cena 4970 Kčs.

Zástupce malých, přenosných, pro střídavý i stejnosměrný proud určených pří-

Nahoře na obrázku nejmenší superhet čs. výroby, Talisman. Má tři rozsahy a universální proudové použití.

Dole: přijimač největší, pětelektronkový Klasik s dvěma rozsahy krátkých vln.



strojů je Talisman, poněkud větší (dodejme že k prospěchu) než někdejší Philetta. Má elektronky 2krát UCH21, UBL21, UY1N, spotřeba 26 až 35 W, úhledná lisovaná skřínka (předchozí vzory mají skřínku dřevěnou), cena 2820 Kčs.

V oboru zesilovačů shlédi jsme hudební skřín se zesilencem koncovým stupněm, určenou pro restaurace a školy, s vestavěným přijimačem, krytalovým mikrofonem a gramofonem. Pro větší výkon viděli jsme rozhlasové ústředny dnes všeobecně používané panelové stavby, a velikou, vzhlednou i účelnou ústřednu s výkonem 1,5 kW pro třinecké železáry.

Zcela zvláštní potěšení přineslo pozorovatelům zjištění rozvoje stavby měřicích přístrojů. I když nebylo lze posoudit do jaké míry se tyto přístroje přibližují svým zahraničním předchůdcům přesnosti a přístupnou cenou, například nás pýchou a důvěrou důkladnost, s jakou jsou vyvíjeny měřicí přístroje na zcela speciální úkoly, jako je měření kapacit a indukčností malých i velkých, všeobecně můstky pro zkoumání slaboproudých vedení, normální kapacity a několik verzí prostých, zkušebnám i opravnám určených v i nf generátorů, elektronkových volt-

metrů, dále stabilisátorů napětí atd. Poučná i zajímavá byla výstavka rozvoje techniky elektronek a slibná přehlídka i četné odůvodněně optimistické informace o jejich zdejší produkci, kterých se nám dostalo.

Neméně radostná byla i návštěva stánku nezahraničného sektoru radiotechnické výroby, kde jsme našli dva vzory přijimačů, po mechanické, vzhledové i technické stránce slibných, vedle zesilovacích aparatů různých velikostí. Z výrobků podniku živnostenských shlédi jsme s největším potěšením čs. vzor skutečné elektrodynamické přenosky, která slibuje být prvním dokonalým přístrojem tokoto druhu. Dovídali jsme se o ní zatím, že její kmitočtová charakteristika je přímá až do nejvyšších použitelných oblastí, například asi 0,5 V stačí pro běžné použití, raménko už na pohled slibuje vlastnosti, které dosavadní laciná produkce zdaleka nemohla zaručit, tlak na trvalý, proti poškození a poškození desek zajištěný safirový hrot, je neobyčejně malý a nastavitelný a cena 2200 Kčs úměrná vlastnostem, které tato nová konstrukce slijuje.

Překvapením pro radioamatéry i labora-

Výstava součástí

v Paříži

Krajan - odborník, který žije 20 let v Paříži a odebírá naš list, posílá iho čtenářům vyličení svých dojmů z výstavy součástí a zajímavý přehled dnešního stavu radiotechnického průmyslu ve Francii.

Elektronický kmitočtový modulátor, spojený s oscilografem, pro vyšetřování, reson, krívek. (Výrobek fy Ribet a Desjardins, Montrouge.)


V Paříži, v Chemickém ústavu, nedaleko Domu invalidů, konala se od 11. do 14. února t. r. výstava výrobků radiových součástek (Salon National de présentation de pièces détachées et des accessoires de radio). Tato výstava byla před válkou pořádána každého roku; tentokrát měla o to větší význam, že každý chtěl na ní shlednout, jak vyspěl radiový průmysl „Změřit teplotu“ (prendre la température), jak říkají Francouzi. Výrobci měli jeden cíl, dokázat, že úspěšně bojují za jakost součástek. Za války a po ní musili se konstruktéři radiových přístrojů spokojiti s méněcennými součástkami, neboť jiných nebylo. Prodal se každý zmetek. Když se Spojenci vylodili ve Francii, byly jejich přístroje velkým překvapením. Francouzi dnes chtějí dohnat zahraniční techniku. V cestě jsou však velké překážky. Výrobci přístrojů volají: „Dejte nám dobré součástky!“ Výrobci součástek odpovídají: „Dejte nám dobrý materiál!“

Nechci vynášet francouzskou výrobu, dala však světu před válkou řadu základních výnálezů. Chyběla jím však důkladnost a průpracování, a tak se často stalo, že francouzský výnález přišel zdokonalen z ciziny do Francie, která jej pak draze platila. Stále ještě chybí dobrý materiál. Většinou je podrobena hospodářské kontrole. Není dost kovu, iso-

lovaný drát je velmi špatné jakosti, isolační vosky nejsou a mnoho dalších potřebných věcí chybí rovněž.

Elektronky. V Evropě vládne názor, že předválečné typy elektronek jsou „passé“ a že přijde něco nového. Domnívám se však, že mnoho předválečných typů elektronek, jako 6E8, 6K7, 6Q7, 6V6, 5Y3, nebo evropské ECH3, ECF12, EF9, EL3, CBL1, CY2 ještě dlouho postačí na výrobu přijimačů. Je ovšem nutné věnovati pozornost Americe. Skleněné elektronky jsou nahrazovány kovovými a jejich rozměry se stále zmenšují. Budoucnost ovšem náleží miniaturním elektronkám, kterých Spojenci používali ve svých přístrojích a které vyhraly válku. V tomto směru francouzské továrny chtějí dohnati Ameriku. Zatím jsou však ve stadiu příprav a nové vzory nejsou ještě na trhu. U starších elektronek je snaha změnit patku nebo ji vůbec zrušit a použít vývodům přímo jako kontaktů. — S povděkem nutno uvítat snahu, že výrobci nechtějí být za každou cenu originální a využít typy zvláštních charakteristik a hodnot. Bude jistě k prospěchu radiotechniky, budou-li elektronky normovány.

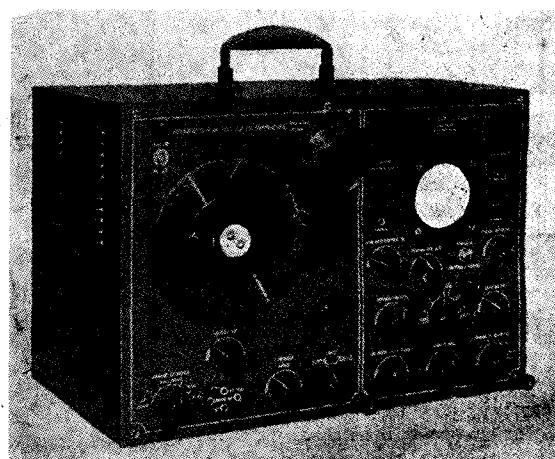Cívky a kondenzátory. Těmto součástkám se věnuje velká pozornost. Vf cívky jsou vesměs z železa, jádrem a jejich jakost je značná. Jako dielektrika pro kond.




toře je sdružený volt-ampérmetr AVO-MET, výrobek firmy Metra, Blansko, s 34 rozsahy v jediné skřínce. Rozsahy proudu jsou 1,2, 3, 12, 30, 120, 300 mA, 1,2 a 6 A; rozsahy napětí 1,2, 6, 12, 30, 60, 120, 300, 600 V; obojí stejnosměrné i střídavé, přesnost 1 % při ss a 1,5% při st. měření, vlastní spotřeba 1 mA při ss i st. rozsahu. Pro další ss proudové rozsahy je oddělený bočník 30 a 120 A v bakelitové skřínce, pro st proudy 15, 25 a 50 A je malý transformátor, s možností měření 150, 300 a 400 A s provlékáním káblu. Stejnosměrné rozsahy 60 a 300 mV jsou vyvedeny na zvláštní zdírky. Cena přístroje činí 4100 Kčs, dodací lhůta 9 měsíců, údaje nezávazné. Údaje o kmitočtových závislostech a o úbytcích při měření proudů nejsou uvedeny.

Ze zahraničních vystavovatelů měl vlastní stánek italský výrobce Marelli s libivými malými i většími superhety, které připomínají vzhledem přijimače americké.

Nemohli jsme — bohužel — získat podobná optimistická data z ostatních oborů výroby součástí pro amatéry: jakostních cívkových souprav je stále krutý nedostatek, příslušní výrobci jsou vázání úkoly závažnějšími, než je produkce pro

amatéry, kostry a stupnice setrvávají na své, vcelku inferiorní hodnotě, založené spíše na klempířské, než jemně mechanické stavbě. Přepinače a drobné součásti vyváří dálé národní podnik Tesla, jenž mu zbývá z použití pro vlastní účely většinou jen podíl nepatrný pro trh samostatných součástí. Nu, nesmíme chtít všechno najednou, a kdo čeká, ten se dočká, zvláště když občas zareptá, jako to v zájmu svých čtenářů činíme my.

Dodejme jako povšechnou charakteris-

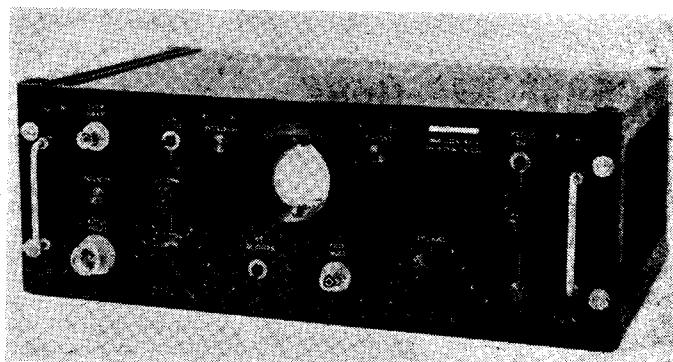


amiku jarního veletrhu a jako dojem, vyplývající z letmé návštěvy ostatních výstav mimo radiovou, nápadný přírůstek počtu jakostních a důmyslných vzorků se zjevným úsilím o účelnost, původnost a mírovou důkladnost, která je nejslibnější zárukou budoucího rozvoje. P.

Vývoj amerického rozhlasu

Měsíční zprávy FCC (Federal Communication Commission) o stavu americké radiotechniky, jsou vždy zajímavým čtením nejen pro radiotechniky, ale i pro národní hospodářství. Na základě přesných zkoumání technických i ekonomických je v jedné z posledních zpráv nastiněn vývoj amerického rozhlasu v příštích dvou letech. Jelikož Spojené státy určují vývoj tohoto technického odvětví na celém světě, a tedy v nemalé míře i u nás, je zajímavé shlednout aspoň několik číslic této zprávy.

V příštích dvou letech se předpokládá, že počet rozhlasových stanic na středních vlnách vzroste z 1000 na 1400. Hlavní těžiště rozhlasu se však přesune na ukv stanice s frekvenční modulací — jejich počet dosáhne čísla 3000 (dnešní stav je 52). Také barevné a černobílé televize se předpovídá velký rozmach. Místo dnešních šesti stanic bude začátkem roku 1949 pracovat na třech ukv pásmech 200, až 300 vysílačů.

Měřicí přístroje. Za války, když Němcí potírali výrobu, mnoho výrobčí se věnovalo měřicím přístrojům. Máme nyní ve Francii velký výběr. Voltmetry značné citlivosti, vf generátory všech druhů, oscilografy, a poslední novinka, oscilograf kinematický. Mnoho opravářů používá těchto moderních přístrojů, které již nejsou výsadou laboratoře. Dnešní radioamatérů mají co dělat, aby udrželi krok s rozvojem a stále větší složitostí přístrojů.

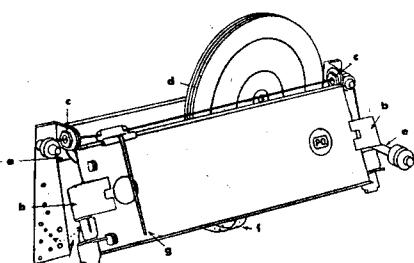

Náčrt tovární stupnice pro přijimače.
Výrobek Linke & Cie, Paris.

v televizních přístrojích. Eiffelova věž vysílá televizi denně.

Měřicí přístroje. Za války, když Němcí potírali výrobu, mnoho výrobčí se věnovalo měřicím přístrojům. Máme nyní ve Francii velký výběr. Voltmetry značné citlivosti, vf generátory všech druhů, oscilografy, a poslední novinka, oscilograf kinematický. Mnoho opravářů používá těchto moderních přístrojů, které již nejsou výsadou laboratoře. Dnešní radioamatérů mají co dělat, aby udrželi krok s rozvojem a stále větší složitostí přístrojů.


Ve Francii je v radiovém průmyslu volnost jak ve stavbě přístrojů, tak součástek. Výrobni povoleni lze poměrně snadno získat. Francouzi úzkostlivě chrání výrobu a nechtějí se podrobiti kontrole a diktátorovému nařízení. Velkovýrobci chtěli získat živnostenským výrobčům činnost a snažili se prosadit zákon o nuceném řízení zkoušení modelů přijimačů. Nikdo by nemohl vyrábět bez povolení zkoušení organizace Label. Živnostníci zatím vyhráli první kolo. Francouzi chtějí, aby rozvoj radiového průmyslu byl umožněn volnou soutěží. Špatný výrobce se sám vyřadí z trhu. Tím také ceny přístrojů jsou přístupné. Každý si může dopřát rádny superhet a nejen nějakou lidovou dvoulampovku, která příliš připomíná Goebbelsovu metodu Kleinempfängru, aby lid nemohl být informován, co se děje v cizině. Jiří Špánek.

se používá styroflexu (tritolitu), keramiky a slídy. Také se objevují kondenzátory uzavřené ve vzduchoprázdné trubici. Isolanty jsou pečlivě voleny a zkoušeny, aby mohly být použity do přístrojů, které pracují s vysokým kmitočtem. Také zde je snaha o normování.

Nové uspořádání rozhlasového pásmá n příští mezinárodní konferenci na jaře 1947 se očekává s netrpělivostí. Předpokládá se, že bude mnoho změn v rozhlasovém pásmu. Bude nutno rozhodnouti o dlouhých vlnách a krátkých dát lepší možnost vyladění. Ladit vysílače na kv obvyklým ladicím kondenzátorem 460 pF je akrobacií na většině přijimačů. Proto výrobci předvedli oscilační blok se čtyřimi pásmi. Dvě krátká, střední a dlouhé vlny. Otočný kondenzátor je dvojitý se statorem 2x130 pF pro krátké a dlouhé vlny, a 2x490 pikofaradů pro vlny střední. V odborných kruzích se také hovoří o změně mf transformátorů, které mají přejít ze 472 na 1500 až 1800 kc. To by byl ovšem převrat ve stavbě superhetu.

Radiopřístroje. Výrobci vystavují řadu krásných vzorů všech velikostí od 8 cm až do ohromných pro zesilovače (věrné kopie amerických). „Permanentní“ reproduktory jsou značně zdokonaleny a magnety stále silnější.

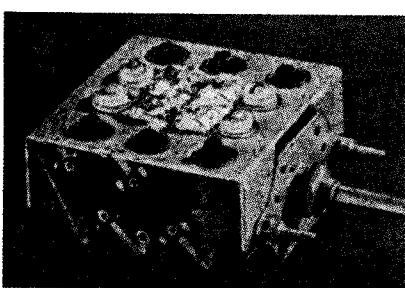Televise. Součástek pro televizi je již dosti, nejsou však normovány, neboť televize je ve stadiu změn a nahližení pod pokličky u sousedů. To především brzdí zlidovění televize. Stát by již mohl postavit vysílač stanici, stále však chybí přístroj, který by nebyl příliš drahy a mohl být použit obyčejným smrteľníkem. Mezi radioamatéry vrzůstá televisní horečka a mnohý má dobré výsledky



Třírozsahová a třívodová cívková souprava pro superhet (Arlex, Montreuil).


Výpočet

ANODOVÉ IMPEDANCE

u zesilovačů třídy C

Otakar HORA

Zesilovač třídy C patří mezi zesilovače s největší účinností a proto se ho běžně používá při zesilování výkonu. Jeho největší nevýhoda — velké nelineární skreslení — nevadí. Amatér se s ním tedy setká při návrhu a stavbě každého většího vysilače a nebude jistě bez užitku, hlavně pro mladší OK a RP, seznámit se s jeho hlavními pojmy a jednoduchým způsobem výpočtu anodového rezonančního

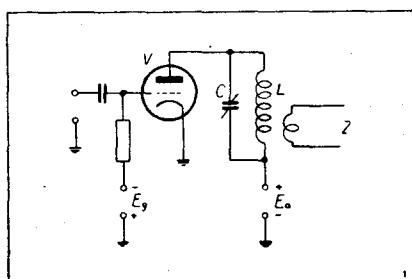

Obraz 1. Zapojení zesilovačního stupně třídy C.

obvodu, na němž v hlavní mřeze záleží správný chod, účinnost a stálost vysilače.

Schemata zesilovačního stupně C vidíme na obrázku 1. Jsou v něm zakresleny jen ty součásti, na kterých závisí činnost zesilovače, ostatní, na př. neutralisace, je pro jednoduchost vynechána. Nadále pokládáme budící napětí za sinusové a anodový obvod L-C naládený na jeho kmitočet. Vazba s antenou je induktivní, nízkohmotovou liniou, jejíž impedanci můžeme pokládat za čistě ohmickou.

Funkce zesilovače vysvitne z obrázku 2. Mřížka zesilovacího elektronky má tak veliké záporné předpětí, že v klidu neteče anodový proud. Teprve přijde-li na ni střídavé napětí, zruší vrcholy kladných půlvln toto předpětí a elektronkou počne po určitém časť kmitu, obecně menší než polovice periody, procházet proud. Označme-li dobu jednoho kmitu jako 360° , potom dobu ω , po kterou prochází anodový proud, rovněž vyjádřenou ve stupních, nazýváme úhel otevření ω . To je první důležitý údaj zesilovače C.

Průběh anodového proudu je hodně vzdálen od sinusového průběhu budicího mřížkového napětí, čili je skreslen vyššími harmonickými. V anodovém obvodu je však rezonanční obvod, na kterém se z tohoto složeného průběhu uplatní jen základní kmitočet (první harmonická), ostatní složky vhodně navržený obvod potlačí. Max. hodnota st. proudu první harmonické není tedy rovna polovici proudu rozkmitu, nýbrž má hodnotu poněkud menší, kterou označme I_s . Zapojíme-li do anodového obvodu ss miliampérmetr, nestáčí jeho ručka sledovat rychlé změny anodového proudu a ustálí se proto na jisté průměrné hodnotě, kterou nazýváme ss složkou a značíme I_{ss} .


Jak je vidět z obrazu 2, závisí vztah

těchto dvou složek jak na úhlu otevření, tak na tvaru mřížkové charakteristiky elektronky. Tuto závislost udává diagram 3. Na vodorovné ose jsou vyneseny úhly otevření ω (100° až 200°), na svislé poměr I_s/I_{ss} . Křivky jsou zakresleny pro tři nejběžnější tvary „mřížkových“ charakteristik $Eg = f(Ia)$. Pro charakteristiku přímkovou, $a = 1$, pro semi-kubickou $a = 1,5$ a kvadratickou $a = 2$. Z diagramu současně zjistíme, že pro tento druh zesilovačů je nejvhodnější charakteristika kvadratická, která při stejném ss střídavém proudu má největší složku základní harmonické, na niž záleží výkon a tedy i účinnost zesilovače.

Dalším úkolem je ze zjištěných hodnot I_s a I_{ss} vypočítat vhodný anodový odpor, při kterém elektronka odevzdá největší výkon. Překresleme si celý zesilovač do náhradního schématu 4, ve kterém je anodová zátěž vytvořena paralelním připojením rezonančního odporu R_a obvodu LC a transformátorového odporu antenní linky Z . Čím větší bude mít tato dvojice odpor, tím větší napětí na ní při daném proudu I_s vznikne. Protože pak výkon střídavého proudu je dán vzorcem $N = E_{max} \cdot I_{max}/2$, tím větší výkon elektronka odevzdá. Libovolně ovšem takto výkon zvětšovat nemůžeme, protože pro správnou činnost elektronky nesmí v žádném okamžiku klesnouti anodové napětí na hodnotu menší než je max. okamžité napětí pracovní mřížky. Průběh napětí na anodovém odporu, ukazuje obraz 5. E_b je napětí zdroje a E_{min} nejmenší hodnota, na kterou smí toto napětí klesnouti. Max. hodnota střídavého anodového napětí je tedy E_b minus E_{min} . Odpor, který způsobí při proudu I_s okamžitý pokles anodového napětí na hodnotu E_{min} , vypočteme dosazením do Ohmova zákona ($R = E : I$):

$$R = (E_b - E_{min}) / I_s \quad (1)$$

To je hledaná hodnota optimálního zatě-

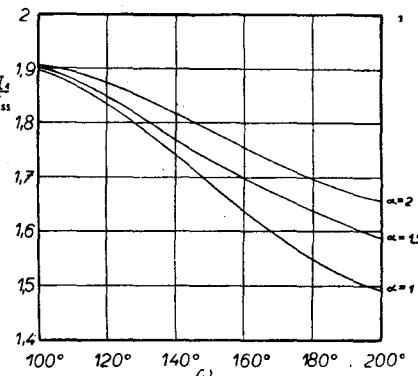

Obraz 3. Grafické znázornění vztahu mezi ss anodovým proudem I_{ss} a střídavou složkou první harmonické I_s pro různé úhly otevření a různé tvary mřížkové charakteristiky.

zovacího odporu. Vzorec platí pro všechny druhy laděných zesilovačů.

Ve vzorce však zatím známe jen hodnotu E_b , jejíž max. hodnota je pro každou elektronku určena výrobcem. Ostatní hodnoty bychom mohli určit, kdybychom znali úhel otevření a tvar charakteristiky, z diagramu 3. U většiny elektronek je však výrobcem udán jenom ss anodový proud a v nejlepším případě budící napětí pro plné využití elektronky při udaném záporném předpěti. Pokusíme se tedy vzorec upravit tak, aby obsahoval jen tyto hodnoty.

Výpočtem a zkušenostmi bylo zjištěno, že nejvhodnější úhel otevření je podle druhu elektronky mezi 120° až 150°. Střídavá složka I_s může při stejném I_{ss} nabýt v tomto rozmezí hodnoty 1,7 až 1,88 (viz diagram 3). Dosadíme-li tedy do (1) průměrnou hodnotu 1,79 I_{ss} , dopustíme se v nejhorším chybě 5%, čili méně než činí odchylky charakteristik elektronek. Podobně se zjistilo, že E_{min} se pohybuje

Hudba opravdu „lehká“

Českým gramorem byla nedávno nazvána analogie morzakoru v hudbě; a to v souvislosti s nízkou úrovní desek, vyráběných gramofonovým průmyslem. Na programových poradách čs. rozhlasu v Karlových Varech jsme pak vyslechli skličující zjištění, že u komise, jež vybírá desky pro rozhlasová vysílání, propadá zpravidla devadesát procent desek s tak zv. zábavnou hudbou.

Rozhlas je tedy v tomto směru v situaci svízelné, kterou ještě zhoršují přenosy tak zv. tanecní hudby a kaváren a podobných podniků. Nechme stranou hudební i textový nevkus mnoha skladeb, jež tanecní orchestry posluchačům předkládají. Všimněme si, jak často jsou profanována klasická hudební díla právě těmito orchestry, které se neostýčají pochybně popularizovat Mendelssohna, Ravela, Chopina, Smetanu či Dvořáka. Je to už řádka let, co jistý podnikavec použil motiv z Mendelssohnovy „Jarní písni“ a vyrabil odrůdováčku „Já jsem viděl hezkou holku“. Úspěch se dostavil, kurďáš stoupala, a ze saxofonů, trubek a činel jazzových orchestru zazněvalo skoro v každé tančině Ravelovo Bolero, k němu přibyla „Tango dle

Chopina“ (což je bezstyšně pro jazz upravená krásná Chopinova etuda opus 10, č. 3), hraje se v jazzové úpravě k tanci Chopinova polonéza As-dur. Jako vrchol tohoto rádění jsem zatím slyšel Smetanovu „Vltavu“ z „Mé vlasti“, hranou jazzovým orchestrem, v němž hlavní part kvílejí tažaci harmoniky, a poslední větu z Čajkovského předehry 1812, hranou v jedné pražské kavárně v tomto obsazení: čtyři saxofony, tažový pozoun, tři jazzové trubky, Gibsonova kytara, basa, klavír, tažaci harmonika a jazzový soubor dvacet nástrojů.

Rozhlas sám občas vydatně přispěje ze svého archivu nějakou takovou deskou: vzpomeňme na jazzově synkopovaný cikánský sbor z Verdiho „Troubadoura“, hrany orchestrem, v němž hlavní nástrojem jsou bubny a jiné bici nástroje, nebo na Rimského-Korsakova „Čmeláka“, hráného na jazzovou trubku s průvodem jiných exotických nástrojů.

Známe i případy opačné: třeba takové „Markýza a bubeníček“, která nevyniká nad naivní stupiditu lidových konsumních skladeb, existuje v českém gramofonovém nahráni na velké desce (!), hrána v symfonickém obsazení nástrojů. Tady se někdo pokoušel o umělecké dílo na objektu absolutně nezpůsobilém způsobem

v mezech 0,1 až 0,2 Eb. Zde vezmeme rovněž průměrnou hodnotu 0,15 Eb. Dosazem zjednoduší se vzorec (1):

$$R = 0,474 \cdot Eb/I_{ss} \doteq Eb/2I_{ss} \quad (2)$$


Zde již všechny hodnoty známe, nebo si je můžeme na základě údajů výrobce snadno stanovit. Zbývá určit členy L C anodového obvodu. Jak jsme viděli na náhradním schématu 4, skládá se anodový odpor R ze dvou paralelně spojených odporů: Resonančního odporu, ladícího obvodu Rr a z transformovaného odporu Z' . Užitečné zatížení představuje odpor Z' , protože energie, která na něj připadá, se přenese do antény. Energie, strávená resonančním odporem Rr , představuje ztráty v laděném obvodu, snažíme se proto udělat Rr co možná největší.

Jelikož resonanční odpor je dán vztahem

$$Rr = Q/(2\pi f \cdot C) \quad (3)$$


snažíme se dosáhnout největšího Q, čili obvodu nejjakostnějšího. V praxi se Q pohybuje mezi 100 až 600, podle kmitočtu.

Zatížíme-li tento ladící obvod užitečným odporem Z' , klesne resonanční odpor obvodu na hodnotu, danou paralelním spojením Rr a Z' , což se projeví zmenšením činitele jakosti z hodnoty Q na Qz . Čím větší bude poměr Q : Qz , tím větší bude také poměr $Rr : Z'$ a obvod bude účinnější. Snažíme se proto volit Qz nejmenší, což je vítáno i z jiných důvodů: Zatížený obvod má plochou resonanční křivku, takže jej při malých změnách frekvence (la-

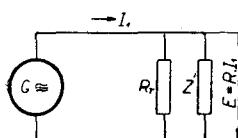

Obraz 4.
Náhradní schéma
zesilovače
třídy C.

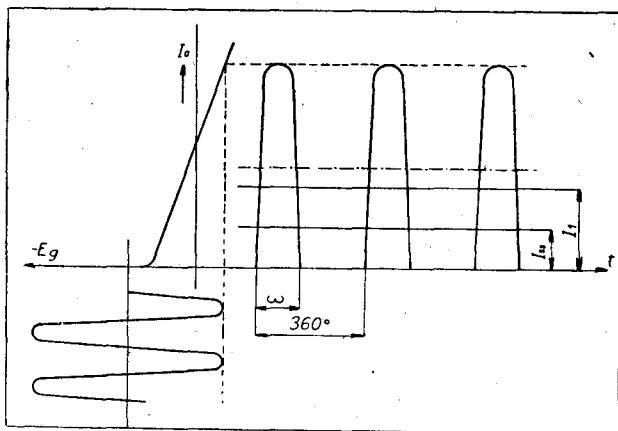Obraz 2. Činnost zesilovače třídy C, odvozená z mřížkové charakteristiky.



dění na pásmu) nemusíme dodačovat. Je proto v širokých mezech rovněž necitlivý na oteplení a otřesy. Při velmi malých Qz (menší než 4) odpadne často i neutrálisace. Skutečně ve velkých vysílačích se volivá Qz posledního stupně v mezech 3 až 5. Amatér ovšem tak nízko jít nemůže, protože většinou nepoužívá zvláštních antenních filtrů proti harmonickým (které v zesilovači třídy C vznikají v hojně mříži), a anodový proud musí mít dostatečné Qz , aby se sám omezil. Většinou se volí jako přiměřený kompromis hodnota 10 až 15.

Dosadíme-li takto zvolenou hodnotu Qz do vzorce (3) a současně místo resonančního odporu Rr vypočtený optimální zatížovací odpor R [ze vzorce (2)], můžeme určit velikost ladícího kondenzátora C:

$$C = Qz/(2\pi f \cdot R) \quad (4)$$

Pro nejpoužívanější $Qz = 13$ se vztah dále zjednoduší

$$C = 2/(f \cdot R) \quad (5)$$

Tím máme všechny hodnoty určeny, protože pro známé C a pro danou frekvenci

si potřebnou indukčnost určíme z Thomsonova vztahu.

$$L = 1/(4\pi^2 f \cdot C) \quad (6)$$

Do vzorců dosazujeme hodnoty v jednotkách V, A, F, H, c/s.

Z toho, co jsme zde odvodili, je jasné patrné, že pro každou elektronku a každou frekvenci si musíme vypočítati příslušné hodnoty ladícího obvodu LC, má-li být elektronka úplně využita, má-li být stupeň stabilní a nemá-li nastat rušení vyššími harmonickými.

Vzorce platí nezměněně jak pro triody, tak pro pentody, a rovněž pro výpočet oscilačního stupně, který odevzdává výkon přímo do antény. Pro stabilní činnost musíme však v tomto případě zvolit Qz v rozmezí 30 až 50 a ovšem spokojit se s menší účinností.

Použití vzoreček vysvitne na příkladě: Máme vypočítati L a C anodového obvodu vf zesilovače, osazeného pentodou EL5, při frekvenci 7,5 Mc/s (40 m).

Optimální zatížovací odpor vypočteme z (2) $R = 300 / (2 \cdot 0,07) \doteq 2000 \Omega$. Tuto hodnotu dosadíme do (4) pro $Qz = 13$ a vypočteme potřebnou kapacitu:


$$C = 2/(7,5 \cdot 10^6 \cdot 2000) \doteq 130 \cdot 10^{-12} = 130 \text{ pikofaradů.}$$

Z Thomsonovy rovnice určíme L

$$L = 1/(4 \cdot 7,5^2 \cdot 10^{12} \cdot 130 \cdot 10^{-12}) = \\ = 34 \cdot 10^{-6} = 34 \mu H.$$

Podrobnější poučení naleznou zájemci na př. v Termanově příručce The Radio Engineer's Handbook a praktické pokyny v populárním The Radio Amateur's Handbook, který každoročně vydává The American Radio Relay League (ARRL).

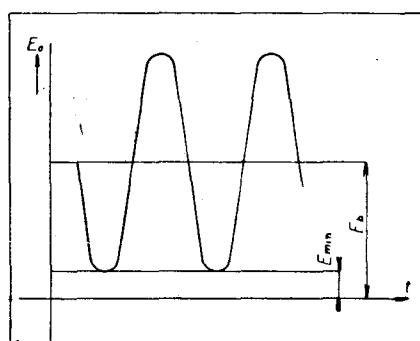Obraz 5. Kolísání napětí na anodovém odporu R zesilovací elektronky.



absolutně nevhodným. To vše jsou činy, které by neměly zůstat bez odpлатy.

Připomeňme dvoyletku: což není jejím cílem zvýšení životní úrovně občanů republiky? A nemá se o to zvýšení úrovně starat i rozhlas také tím, že bojuje proti hudebnímu braku a chrání před ním posluchače! Tento úkol má však rozhlas i v dobách normálních, a co více, musí si jej učestňovat a plnit jej s postupujícím technickým pokrokem stále dokonaleji. V diskusi o nový divadelní zákon se dnes žádá, aby divadlo bylo vyhlášeno za výchovnou instituci; je velmi naléhavé, aby i rozhlas dbal svého výchovného poslání, aby věnoval výběru, t. j. pořadu představ větší a ostrářitost stále běžejší, aby ne-přispíval k šíření braku, který níží vkus posluchačů.

Nechtěl bych, aby vznikl dojem, že jsem proti jazzu. Mám jej rád jako samostatný hudební útvar, a věřím, že je početná obec milovníků dobré jazzové hudby, kterí si rádi poslechnou Gershwinu nebo Duke Ellingtona, necht o nich pěstitelé hudby „vděčné“ soudi cokoliv. Jde jen o to, aby nebyly podporovány množství se pokusy předělávat Chopina, Liszta, Ravela, Mendelssohna a jiné klasiky na dnešní konfekci tančních orchestrů, a aby rozhlas těmto pokusům čelil tím, že takové věci

nevysílá. Dovedeme pochopit starost těch, kdo sestavují hudební pořady lehké hudby, a v duchu slyšíme námitky: velká poptávka a proti ní příliš malá nabídka nových skladeb. Tu však lze poukázat na to, že se čs. rozhlas vyrovnal úspěšně s mnohem vzdělejšími potřebami, také z oboru repertoárového. Důslednost a pečlivý výběr v oboru lehké hudby, směrem vyloučení braku, o němž tu bylo řečeno našich několik poznámek, není zdaleka tak těžkým úkolem, aby byl mimo dosah a možnosti těch odpovědných činitelů, pečujících o hudební pořad v rozhlasu. Ludvík Jehl.

Nejenom český gramor. V neděli 9. března zaslechl jsem v kabaretním pořadu britské rozhlasové sítě Sibeliův Smutný valčík. Všechni jej znáte z rozhlasu i s deškem, a také v tomto listě byla o něm zmínka; působí svou vážnou krásou i výrazným slohem na znalce hudby stejně jako na prostého náhodného posluchače. Ve zmíněném pořadu střídaly se jeho takt, hrané v předepsaném rytmu a způsobu, se stylem hudební frašky, vřískavé a falešné, s truchlivou groteskností úpadkového vkušu. Toto pojeto překvapovalo tím více, že je znám vřelý vztah britské umělecké veřejnosti k dílu finského skladatele. Je to jen další doklad křečovitosti, nedostatku nápadů a hrubé nevážnosti k umění, tentokrát mimo naše hranice; nebudíž to však omluvou nebo výzvou k následování našich tvůrců tohoto „umění“.

ROZHLAS

na prahu dvouletého plánu

Z obsáhlého exposé, které přednesl ministr informací Václav Kopecký v informačním výboru Ústavodárného Národního shromáždění 26. února t. r., vyjímáme části, které se týkají technického provozu a organizace čs. rozhlasu.

„O plná 22 procenta, t. j. o 275 338 koncesí vyrůst za rok 1946 počet posluchačů čs. rozhlasu. Mimořádně rychlým vznikem, který se jeví i na lednové číslici, 33 000 nových koncesí, zařadil se na přední místo mezi rozhlasovými společnostmi světa. Ke konci ledna měli jsme 1 545 629 platiných účastníků. S rodinnými příslušníky sledují pořady okrouhlé čtyři miliony lidí. Je to živým dokladem významu rozhlasu jako prostředníka kulturních hodnot i jeho obliby v nejširších vrstvách obyvatelstva. Pořady, plánované a sestavované za účasti a kontroly veřejnosti, jsou střediskem pozornosti i předmětem kritiky a zájmu doma i v cizině. Čs. rozhlas již zasláhl do porad o mezinárodním upořádání poměrů, kde verušť počtu vysílačů v Evropě a přilehlých oblastech na číslo blízké čtyřem stům, čini poměry složitými a obtížnými. Na rozdílcích středních a dlouhých vln je totiž asi 100 možných vln; to vede k vysílání na společných kmitočtech a z toho vyplývajícímu rušení ve večerních hodinách. Organisation Internationale de Radiodiffusion, zkráceně OIR, založená v roce 1946, v níž je čs. rozhlas zastoupen svým generálním ředitelem B. Lašovičkou, připravuje plán nového rozdělení vln, který bude projednán a schválen letos na jaře. V roce 1948 bude se konat shromáždění OIR v Praze, a to asi v době sletu. V Praze bude též uspořádána první rozhlasová výstava, rovněž za účasti OIR.

Čs. rozhlas umisťuje se značnými obětmi naše vynikající hudební díla v rozhlasových střediscích zahraničí. Snímky celých koncertů byly dodány řadě cizích rozhlasových institucí. Tak zv. třetí program britské ABC vysílal v prosinci náš snímek „Dalibora“, a po příznivě odezvě posluchačů požádal o snímek „Tajemství“. Téměř 600 gramofonových desek bylo věnováno zahraničním společnostem. Předbežné pořady dodáváme též 50 zájemcům z oboru rozhlasových časopisů a společnosti výměnou za obdobný materiál cizí; zahraniční reportéři použili pro svou práci při různých příležitostech našich aparatur, vozů i technické pomoci a svými snímky, vysílanými v hlavních pořadech svých společností, získali pozornost našemu státu.

Vedoucí rozhlasoví pracovníci podnikli loni studijní cestu do severských států. Letos byl již cílem zájezdu televizní vysílač v Paříži; tu byl získán hodnotné zkušenosti pro uskutečnění televize v ČSR. Rozhlasová poslechová služba sleduje po celých 24 hodinách až 50 cizích stanic a produkuje 1500 stran denního materiálu k informaci vlastního zpravodajství a oficiálních institucí. — Naopak poskytuje čs. rozhlas informační materiál 11 zemím evropským, sedmi státům americkým a dvěma zemím v severní Africe; je to rentabilní propagační služba státu, neboť podle mýrného odhadu poskytuje nám zahraniční stanice denně několik hodin rozhlasového času, jinak velmi drahého.

Pořady čs. rozhlasu obstarává šest odborů: zpravodajský s šéfredaktorem Jiřím Hronkem v čele, hudební (dr. K. Šrom), literárně dramatický (dr. Chalupa a šéfrežisér K. Bezdiček), vzdělávací (Zd. No-

Tak zvané zhášecí kondensátory, zapojované paralelně k sekundárnímu vinutí transformátoru vibracního měniče, mají podstatný vliv na jeho chod. Měníme-li jejich kapacitu, jeví se při jisté její velikosti minimum odebraného proudu, který roste, až tuto hodnotu zvětšíme nebo zmenšíme. Vhodná kapacita je mezi 50 až 100 nF. Následující úvaha je pokusem o vysvětlení tohoto vlivu.

POZNÁMKA K NÁVRHU

napětí posouvat vpřed i vzad, a při nulovém napěti může být třeba maximum proudu (čisté jalová zátěž). Malé fázové pošinutí proudu proti napětí vibrátoru vyrovnaní deformaci křivky proudu, takže základní harmonická je posunuta a její hodnota v okamžiku přepínání je upravena na nulu patřičně polarisovanými vyššími harmonickými, které ovšem pozmění ostatní průběh křivky proudu i sekundárního napětí, zvětšují Jouleovy ztráty a zatěžují akumulátor. Na příliš velké pošinutí reaguje vibrátor jiskřením, přepětím a podobně.

Transformátor vibračního měniče můžeme nahradit podle obrázku b obvodem, složeným z užitečné zátěže Z , z odporu $Rž$, který zastupuje ztráty v železe, a z ideální indukčnosti Lm . Její čistě jalový odběr představuje magnetující proud transformátoru. To vše uvažujme převedeno na primár transformátoru. Napájíme-li transformátor se strany nízkého napětí, je tento obvod i při čistě ohmické zátěži převážně určen indukčností L , neboť, jak bylo řečeno, i_m je velký a E malé, a tedy $e/im = jwL$ malé proti $Rž$ a Z . To pak špatně snáší vibrátor z důvodů, uvedených v předešlém odstavci, a bylo by mu moženo tenkrát, kdybychom jalovinu i_m využili,

To se může stát přidáním paralelního kondensátoru C tak velikého, aby jeho odběr byl právě rovný ím. Proud kondensátoru a indukčnosti jsou, jak je známo, opačného směru ve vektorovém znázornění a vzájemně se ruší. Je to paralelní resonanční obvod, zde ovšem utlumený odpory R_z a Z , který se chová (při ideální L a C) jako nekonečně veliký ohmický odpor, či jako by tu L a C ne-

Zapojení a naměření schémata vibracního měniče.

nickými, a že zejména nesnáší značnější fázové pošinutí proudů a napětí prostě proto, že v okamžiku přepínání musí být proud nulový. To je značný rozdíl na př. proti transformátoru nebo jinému zdroji s trvale galvanicky uzavřeným obvodem, kde se vlnovky proudů můžou proti vlnovce

vák), školský (dr. J. Heller) a odbor pro zvláštní úkoly (F. K. Zeman). Sedm denních zpravodajských pořadů by vyplňilo čtyři novinové strany. — V pořadech uměleckých připadá rozhlasu odpovědný úkol: sladit výběr uměleckých hodnot s novou naší érou. V oboru zábavné hudby podnikl rozhlas pronikavou čistku; z běžné produkce zábavné hudby může použít jen asi 20 procent hodnot, nemá-li být činěn ústupek pochybnému, nedlouze působitimu vokusu. Hudební replikace mají živý ohlas v zahraničí, noční koncerty jsou sledovány téměř celou Evropou.

Hospodářské poměry čs. rozhlasu nebyly po osvobození utěšené: potřeba studia vysílače v Ostravě, Brně i Praze, porušené komunikační spoje, chybějící odbory zpravodajský, zahraniční, propagandní, statistický, nedokonalá činnost publikační, technická zařízení zastaralá a nedokonalá, studia nevyhovující rozdílem ani počtem, nezbytnost vybudování regionálních stanic a příslušenství. Z rozhlasového poplatku, dvaapůl násobně zvětšeného proti době předválečné, dostává rozhlas jen 60 procent, t. j. 50 hal denně od jednoho posluchače. Z částky takto přijaté spotřeboval program 57, technika 16, všeobecné náklady 9, správní výdaje 11, investice 7 procent. — Prozentuálně podíl honárových nákladů činí pro pořad hudební 69,82, slovesný 12,82, školský a vzdělávací 5,51, literární 1,50, komorní 0,51, umělecký 0,51.

vodajský (bez nákladů osobních a na vedení) 3,16 procenta; zastoupení a zastílení v rozhlasových orchestrech si vyžádalo 4,77 procenta. — Na autorských honorářích bylo vyplateno přes 11 milionů Kčs, účinkující obdrželi 25 milionů.

Zpravodajství, vybudované během roku 1946 vyzádalo si na osobních nákladech 7,5 mil. Kčs, poplatky zpravodaj. agenturám a pod. 0,9 mil Kčs, čs. poštám za dálkopis, telefon a poštovné 1,625 mil. Kčs. Poštovní služba stála 2 miliony Kčs. — Hudební archiv peče dnes o 27 000 skladeb, zakoupením získal loni 1295 skladeb. V gramofonovém archivu je uchováváno 43 000 desek a k nim dalších 72 000 desek z býv. vysílače Čechy.

Koncem roku 1946 zaměstnával čs. rozhlas 1471 lidí, z toho 771 pracovalo přímo na pořadech. Personální náklady činily 83 900 000 Kčs., z toho na zaměstnance pořadu 48 700 000 Kčs.

Natáčecí technika (folie, pásy) vyrostla se svými 35 777 čísly v roce 1946 o 1740 procent proti roku 1938, kdy bylo nahráno jen 2050 čísel. Oddělení přenosů provedlo v minulém roce 788 přenosů v 8623 hodinách čistého času. Záznam důležitých událostí spotřeboval na 3500 gramofonových folií.


Dosavadní výzkumnou i konstrukční činností v oboru rozhlasových zařízení zapojil se rozhlas do nově organovaného státního výzkumu v oboru moderních roz-

VIBRAČNÍHO MĚNIČE

bylo, tedy $i_L = -i_C$ nebo $i_L - i_C = 0$. Skutečnost je přistupněji vysvětlena představou, že magnetisační proud i_m je dodávan kondensátorem, fázové pošinutí kapacitního proudu výdavaného je totéž jako induktivního proudu přijímaného.

Vhodně velikým kondensátorem je tedy možné magnetující proud vyrovnat, takže z napájecího obvodu vymizí, a tento obvod má jen wattový proud, ve fázi s napětím, jak to vibrátoru nejlépe vyhovuje. Abychom posoudili čiselné vztahy, uvažujeme běžné poměry s potřebnou magnetomotorickou silou, danou 1,5 ampérzávitou na 1 cm délky střední siločáry jádra transformátoru. To odpovídá asi 5000 gaussům. Menší než obvyklou hodnotu volíme u vibrátoru právě pro menší ztráty. Má-li jádro střední siločáru 15 cm, je zapotřebí $15 \cdot 1,5 = 22,5$ ampérzávitů, a

Diagram závislosti primárního proudu na kapacitě „zhášecích“ kondenzátorů.

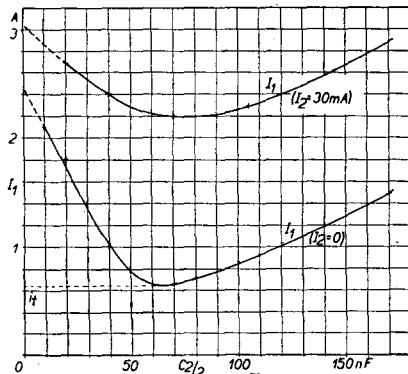

máme-li pro napětí vibrátoru na př. 25 závitů (polovice primáru), vyjde magnetující proud 0,9 A. Předpokládejme, že obdélníkové napětí lze nahradit sinusovým o effektivní hodnotě, rovné napětí akumulátoru. Vycházíme-li při odhadu magnet. proudu od hodnoty B , již udáváme v hodnotě maximální, vyšší i ampérzávity a proud maximální, a efektivní hodnota je 0,707násobná, tedy 0,636 A. Je pak jalový odpor indukčnosti L_m dán poměrem $x = e/i_m = 6/0,636 = 9,5 \Omega$.

Kondenzátor C musí mít touž reaktanci, a tedy jeho kapacita při 100 c/s — obvyklý kmitočet vibrátoru — je:

$$C = 10^6 / \omega R = 10^6 / 628 \cdot 9,5 = 168 \mu\text{F}.$$

To je hodnota na pováženou. Můžeme ji však připojit na sekundární stranu transformátoru, na větší napětí, kde postačí v poměru čtverce převodu menší. To je zde beze všeho dovoleno, vždyť „silový“ trafo má zanedbatelný rozptyl. Převod ze 6 na 220 V je 38,6, druhá mocnina 1340, potřebná kapacita vyjde $168 : 1340 = 0,125$ mikrofaradů. Z důvodu souměrnosti rozdělíme tuto kapacitu na obě půlkou dvojcestného vinutí po polovici, a docházíme k hodnotě 63 nF.

Měření, vykonané na vibračním měniči pro napájení superhetu do auta, prokázala minimum odberu proudu z akumulátoru při sekundární kapacitě 0,065 nF, což je až podezřele dobrá shoda s předchozí úvahou. Měřili jsme jednak při vibrátoru napředno (s filtrem na výstupu), jednak při zatížení jmenovitým proudem. V obou případech bylo minimum prakticky při téže kapacitě sekundárních kondenzátorů. Jeho průběh je plochý, odchyly $\pm 20\%$ nemají podstatného vlivu. Pozorování provedené na osciloskopu, doložila vliv kapacity na sekundáru na tvar křivky proudu, odebíraného z akumulátoru a potvrdila to, co jsme uvedli na počátku.

P.

hlasových zařízení, záznamových přístrojů, přijímačů, televise atd.

Státní výzkumná rada jmenovala čs. rozhlas pro většinu této problémů hlavním referentem a svěřila mu jejich vedení. Rozhlas od počátku počítal s tím, že by sořízení výrobků národní podnik Tesla. Společně s ním přihlásil výrobu do dvouletého plánu a počítá i s vývozem. Vedle početních problémů této oboru uvažuje rozhlas i o vystavění na ultrakrátých vlnách, o kmitočtové modulaci. Při problému televize zaměřil rozhlas své úsilí k vysílení odborníků a ve spojení s vědeckou správou pracuje na uskutečnění televizního vysílání u nás a na vývoji vlastních zařízení.

Plán výstavby našeho rozhlasu byl rozvržen na osm let; uskutečnění je nákladné i pracné, také pro nedostatek odborníků. Předpokladem je i rozvoj průmyslu směrem k speciálním požadavkům rozhlasové techniky. Přes rozsáhlost i nákladnost nebylo by k úhradě potřebné částky — okrouhlé jedné miliardy Kčs — zapotřebí ani subvenční, ani zvýšení rozhlasového poplatku. Naopak v plánu se počítá jeho postupným snižováním. Ze závažných požadavků je, aby celá hospodářská správa byla řízena z čs. rozhlasu, neboť je zřejmé, že z podílu okrouhlé 200 miliard Kčs užívá čs. pošta na rozhlasová zařízení jen částky poměrně malé. Kdyby byl uskutečněn požadavek, aby celý roz-

hlasový poplatek byl věnován účelům rozhlasu, bylo by lze příkročit brzy k budování vysílaček s kmitočtovou modulací, které by umožnily uspojovat požadavky regionální a velkým městům by získaly další vlastní pořad. Z této částky bylo by lze zahájet nejdříve do dvou let vysílání televizní.

Byrokratismus vždy živý

Jste-li náhodně posuzovat lekterý výboj lokálního byrokratismu s pocitem takřka beznadějným, vypochechte si šest záporných argumentů, s nimiž podle výrovníky v lednovém čísle časopisu Radio Craft uvítalo ministerstvo námořnictví ve Washingtoně právě před paděstí letu objev De Forestova audionu:

1. Přístroj se vůbec nehodí pro službu na moři ani na souši.

2. Přístroj byl shledán neúčelným.

3. Nehodí se pro lodě, neboť při pohybu a houpání může se vylit kyselina z baterii a poškodit podlahu.

4. Cena 30 dolarů je přílišná ve srovnání s dobrým krystalovým detektorem.

5. Zařízení má krátkou životnost a baňky se musí často měnit.

6. Přístroj je pokládán za nespolehlivý a za nezádoucí, neboť je příliš nový. Je nevyzkoušený. Není to standardní výrobek.

Rozhlasové plány čs. pošty

Ve dnech 12. až 14. března radili se radiotechnické čs. poštovní správy z historických zemí i ze Slovenska o úkolech i odězích výstavby rozhlasu i ostatních radiových služeb. Z obsažné zprávy, která vyšla v denních listech, vybíráme věci nejpodstatnější.

Potíže v dodávkách materiálu zdržely výstavbu vysílače Morava u Prostějova. V brzkém se započne zkusební vysílání na dřívější vlně Brna, 922 kc/s, 325,4 m. Na Slovensku zahájil zkusební provoz vysílač Tatry o výkonu 2 kW. Ještě letos zahájí vysílač Košice o výkonu 100 kW, dodávaný čs. firmou. Také výstavba mohutného kv vysílače v Kostolanech bude zahájena letos. V létě budou rekonstruovány hlavní vysílače české, Praha I a Praha II.

Po výsledku telekomunikační konference letos v květnu v New Yorku, kde se budeme snažit získat aspoň jednu vlnu dlouhou a dostatečnou počet vln středních, bude lze uvažovat o výstavbě dalších vysílačů. Nemůžeme však počítat s přidělením takového počtu vln, aby bylo lze zřizovat další stanice regionální. Jejich proběhem bude vyřešen teprve zavedením kmitočtové modulace na vlnách ultrakrátých. Do konce března budou uvedeny v činnost další dva radiotelegrafní vysílače pro poštovní spojení. Ve dvouletém plánu je zahrnuta výstavba střediska pro radiotelegrafní vysílače. Ultrakrátovlnná linka nahradí na severní Moravě dálkový kabel telefonní.


K prospěchu posluchačů bude rozšířena a důsledně decentralizována rozhlasová odrušovací služba ROS, a ve spolupráci s výrobcem a ESCR působeno k úpravě elektrických spotřebičů, aby jejich poruchy neohrožovaly dnes ani v budoucnosti poslech rozhlasu. Je to důležité i s ohledem na vývoj, neboť již dnes jsou v zahraničí přísné předpisy vlastnosti elektrických přístrojů s ohledem na rušení.

Televise nevyšla dosud nikde na světě ze stadií laboratorních zkoušek a pokusného vysílání. Rozvoj brzdí především značná cena přístrojů pro účastníky, která se pohybuje kolem 25 000 Kčs. Paríž, která zahájila pokusné vysílání již v roce 1938, má jen asi 100 účastníků.

Při očekávaném bouřlivém vývoji radiotechniky bude poštovní správa nutena značně rozšířit personální stav svých odborných zaměstnanců, zvláště inženýrů. Technikové čs. pošty věří, že se jim podaří v účelné spolupráci vybudovat nejen rozhlas, nýbrž i příslušné služby speciální, jako je letecké vysílání, mezinárodní tisková služba a j. a přispět tím k dobré pověsti ČSR v cizině.

• Největší, seriově vyráběný komunikační přijímač na světě, uvedla koncem minulého roku na trh firma Gardwell. V neveliké hliníkové skříni (400×350×250 mm) je uzavřen osmáctiektronkový superhet s rozsahy od 0,54 do 54 Mc/s s tepelně kompensovaným oscilátorem (25,10⁻⁴ %/°C), s vlastním kryrstalovým normálem 100 až 1000 kc/s pro sladění a cejchování, s 8 W dvojčinným koncovým stupněm a potřebným eliminátorem. Zajímavým způsobem byl v přístroji změněn základní šum elektronek: Dva vf stupně jsou zapojeny jako zesilovač s uzemněnou mřížkou a s laděným obvodem v kathodě, čímž se zmenší šumový odpor použitých strmých pentod skoro na pětinu. (Proceedings of the I.R.E., říjen 1946.)

-rn-

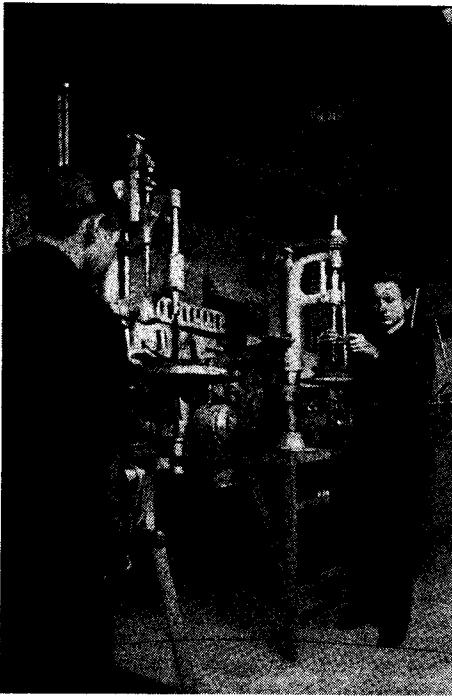

Jestliže po těchto předhůzskách začináte uvažovat o sdělovací technice jako o svém působišti, bude vás také zajímat, že prakticky celá výroba je soustředěna v závodech národního podniku Tesla. Je to týž podnik, který sdržuje i výrobu zařízení radiofoničk, a tím je řečeno, že ani učňovská výchova není u telefonářů podstatně odlišná od radiomechaniků.

Učňové sdělovacího oboru mají učební dobu tříletou. V prvním roce je jim vyhrazena každém závodě učňovská dílna, kde poznají základní mechanické práce svého oboru nejen u svéráku, nýbrž i u všech obráběcích strojů, kterých se při výrobě používá. V druhém roce je už část doby věnována práci v dílnách továrních, kde jsou učňům přidělovány snazší úkoly produkčního plánu, a kde se poněhlu sází s pracovní pospolitostí velké rodiny

O učně se v podniku pečeje svědomitě a rozsáhle. Sport je důležitým a ceněným rekreačním korektivem podle zásady zdravý duch ve zdravém těle. Ani duch ovšem neruštárá ležet lazem: učňovská škola vstěpuje mladým mechanikům potřebné znalosti odborné teorie, aby nebyly jen myslivými lidskými stroji, nýbrž tvůrčími, dívčípnými a prostravými spolupracovníky; vedle školy jsou tu zajímavé přednášky, bohatá knihovna, příjemné prostředí v klubovně mladých, kde i film často obohatí program. Tyto věci jsou v různých závodech různé, jejich rozvoj je však světě samosprávě učnů, které pomáhají zkoušení odborníci a mladí průvodní instruktoři s nejlepším vztahem ke svým svěřencům.

Platové podmínky učňů a vyučenců obrazuje tento stručný výtah mzdových úředních tabulek.

Učň dostává v prvním roce Kčs 90,-, v druhém Kčs 140,- a ve třetím Kčs 290,- týdně. Po vyučení jsou mladí spolupracovníci zařazováni na odpovědnější práce, protože během výuční doby získali dosti zkušeností. Nejnižší zařazení je ve IV. platové třídě se základním platem asi Kčs 11,- za hodinu. Tento plát se zvětšuje buď odpovědnější prací, nebo prací v úkolu. Velkou finanční výhodou — ve srovnání s mladými radiomechaniky — jsou výkonnostní příplatky při provádění samostatných montáží a s tím spojené cestovní díly. Také skutečnost, že v oboru sdělovacích zařízení je málo dorostu, podporuje možnost rychlejšího postupu v zaměstnání a tím i vyšší životní míru.

Zájemci o umístění v závodech národního podniku Tesla nechť se informují, po případě podají své nabídky Sociálnímu odboru národ. podn. Tesla, Praha II, Václavská ulice 7.


RADIOMECHANIKEM nebo SDĚLOVACÍM TECHNIKEM?

Mladistvým čtenářům tohoto listu překládáme k úvaze toto porovnání výhledík oboru radiomechaniky a sdělovací techniky

spolupracovníků podniku. Shledají v ní prostředí přátelské a družné, výkonné v práci i radostné v zádavě po práci. Třetím rokem uvolní učen své místo v učňovské dílně svým nástupcům a začlení se plně do provozu továrního, z něhož jej stále častěji vede cesta mimo podnik, na pomoc zkoušenějším druhům při montážích.

Určení vnitřního odporu miliampérmetru

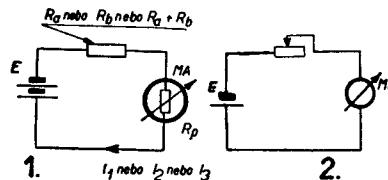Při návrhu měřidla, používajícího miliampérmetru s otočnou cívkou, je nutné znát odpor této cívečky či vlastní odporník přístroje. Zvláště nyní si poměrně snadno opatříme vhodný přístroj (s maximálním rozsahem 2 mA) z výprodeje vojenských přístrojů, neznáme však obyčejně o něm



nic víc, než jeho rozsah. K přímému změření vnitřního odporu nemáme často vhodný ohmmetr ani milivoltmetr k určení napěťového rozsahu a z něho pak vnitřního odporu. K jeho zjištění použijeme proto samotného miliampérmetru, neboť k výpočtu použijeme tři různých výchylek ručičky přístroje, zapojeného do obvodu, na kresleném na obraze 1.

Baterie, ježí napětí E musíme znát, napájí přes vhodný odpor R_a (jeho velikost určíme — stačí přibližně — z Ohmova zákona tak, aby výchylka ručičky miliampérmetru byla na př. uprostřed stupnice) měřicí přístroj, který má hledaný zatím neznámý odpor R_p . Přístroj udá vý-

chylkou ručičky proud I_1 , protékající odpory R_a a R_p . Napětí zdroje je pak souběhem napětí, vzniklých tímto proudem na obou odporech.

$$E = R_a \cdot I_1 + R_p \cdot I_1 \quad (1)$$

Nyní zapojme na místo R_a jiný odpor R_b a přístroj ukáže proud I_2 , a bude opět

$$E = R_b \cdot I_2 + R_p \cdot I_2 \quad (2)$$

Pak připojme do série k R_b opět R_a a obvodem bude protékat proud I_3 :

$$E = (R_a + R_b)I_3 + R_p \cdot I_3 \quad (3)$$

Dosazením do rovnice (3) R_a a R_b z rovnice (1) a (2) vyjde

$$R_p = \frac{E[I_3(I_1 + I_2) - I_1 I_2]}{I_1 I_2 I_3} \quad (V, A, \Omega) \quad (4)$$

kontrola správnosti dosazením jednotek

$$R_p = \frac{V \cdot A^2}{A^3} = \frac{V}{A} = \Omega$$

Přesnost výsledku závisí na přesném určení napětí baterie E (nemůžeme-li je změřit, pak se musíme spolehnout na to, že na př. čerstvý suchý článek má 1,5 V, což je ovšem je hrubě přibližné, a pod.) a přesném odečtení výchylek I_1 , I_2 , I_3 . První dva proudy můžeme nastavit na celé hodnoty (a tím přesněji odečísti) tak, že místo odporek R_a a R_b zapojujeme reostaty. Pak nastavené a ovšem nezměněné reostaty zapojíme oba a odečteme I_3 .

Obyčejně je vlastní odpor miliampérmetru roven nějaké okrouhlé hodnotě. Napěťový rozsah, který rovněž potřebujeme,

„Chcel bych být radiomechanikem...“, tak cítí, a tak také občas toužebně vyslovuje názor na své životní poslání mnohý dnešní mladý muž. Je snadné uhnout, proč se tolik chlapců hlásí o učňovské místo v radiotechnické továrně: odedávna se jim rozhlasová technika líbí, záslužně už radost z pronich úspěchů při svých amatérských pracích, rozumějí věcem, které nejsou jasné a všechny, a hlavně jsou (zásluhou tohoto listu i jiných publikací) dopodrobna poučeni o dalekých perspektivách a slibných výhledech rozvoje oboru, kterému připadá tak významný podíl v současné době i v budoucnosti. Je pak — jak tu bylo napsáno — známký nával uchazečů o místa v radiových továrnách, a ty si vybírají bedlivě podle své potřeby, takže z mnoha přihlášených je málo využitých zato známký podíl odmítnutých a zklamanych uchazečů. Naopak v oboru telefonářském, či jak zní nový slíbený výraz, v oboru sdělovací techniky, je učňů nedostatek, ačkoliv je tu práce i možnosti v podstatě tytéž, a výhledy hospodářské právě o to lepší, že pracovníků není nazbyt.

Přispějeme k nápravě tohoto nezdravého zjevu a usnadníme rozhodování slibným mladistvým talentům, připomeneme-li pohyb, který jistě všichni znají: sejmíte telefonního sluchátko. Pochody, které tento navýkly a všechny činn vývoj v automatické telefonní ústředně, skrývají v sobě tolik důmyslu a tajemnosti, technické dokonalosti a přesnosti téměř matematické, že si tu duše technické stokrát přijde na své. A nedomnívejte se, že to je jen „všechny drátařina“, i elektronika, vysokofrekvenční obvody, filtry složité koncepce a přesného využití, oscilátory a modulátory mají podíl stále rostoucí na sdělovací technice, takže radioamatér nepřesedlavá s motocyklem na oslíku, jako by se snad v neinformovanosti domníval, zaměří-li svou zálibu k telefonářství. Budoucnost patří bezesporu telefonii s použitím nosných proudů a radiofrekvenčních kandiat, a co je to jiného než radiotechnika o to zajímavější než rozhlasová, že je profesionálněji zaměřena a mnohostranněji utvářena než vcelku stále stejná stavba přijimačů a zesilovačů.

Dva záběry z učňovské dílny dokládají bohaté zařízení a hygienické prostředí, v němž adepti sdělovací techniky získávají první vědomosti.

Stojí tedy za úvahu rozhodnout se pro obor sdělovací techniky namísto přeplňné radiotechniky. Vedle radosti z prospěšné a zajímavé práce získáte tak dobré využitné v životě a slabě možnosti dalšího vzdělání.

Svatopluk Beňa

Zvěstí z veletrhu

K tomu jsou také nám PVV užitečné, že se tváří v tvář potkáváme s lidmi z průmyslu, s nimiž se jinak stýkáme jen drátově, t. j. telefonem, nebo bezdrátově, t. j. písemně. A protože pivo se pije (pokud není něco lepšího) a řeč se mluví, létají při tom otázky a odpovědi, a některé z nich jsme svým profesionálně nastrazeným fysiologickým mikrofonem zachytili. Prodáváme, jak jsme kupili.

Malé americké anody, skrývající desítky voltů takto v oříškové skořápce, vyžadují zvláštní, pro nás nové výrobní postupy a materiál. Zavedení výroby není proto snadné; optimista odhaduje potřebný čas na tři měsíce, pesimista na dvojnásobek té doby; poté však budou i u nás.

Součásti pro amatéry! Jakostní civkové soupravy k vestavění, hodnotné stupnice? Budou, budou budou, jen co stačíme zásobit pásky s výrobou přijímače pro dvouletý plán. Že je po stránce přijímaču poměrně nízko vyměřen? Nebojte se, bude překročen, a nejen o několik procent.

Přijímače na baterie? Dočkej času, jako husa klasu, budeš asi vyvalovat ku-



kadla, vic ti zatím nepovím, kdybys mne krájel. Přijímače pro auta? Na ty je zatím dosť času, stejně jako na televizi. Ani to však není za horizontem.

Dostatek standardních elektronek? I toho se dočkáme. Nechtějte zatím sliby na den a hodinu, však se také dočkáte, a nebudete musit stále vymýšlet úpravy pro pentodu-směsovač. Dá to ještě práci, ale ta je v dobrých rukou a podaří se.

To snad pro začátek stačí.

zjistíme násobením zjištěného vnitřního odporu rozsahem proudovým.

Praktické provedení: na článek, jehož napětí změříme nebo určíme (na př. 1,5 voltu), připojíme podle obr. 2 reostat (nebo potenciometr) a miliampermetr (na př. s rozsahem 0,5 mA). Reostatem nastavíme proud 0,2 mA a pak jej odpojíme a na jeho místo zapojíme již reostat a nařídíme výchylku 0,3 mA. Pak zapojíme oba nastavené reostaty a odečteme proud (na př. 0,125 mA). Dosazíme do rovnice (4) anebo do vhodné rovnice dále uvedené vypočítáme R_p (500 Ω).

Pro snazší výpočet jsme upravili rovnici (4) v tyto tvary (všechny platí pro napětí zdroje $E = 1,5$ V, I_s dosadíme v mA):

Proud I_1 nastaví se reostatem R_a , proud I_2 reostatem R_b . Proud I_3 ukáže přístroj při zapojených obou reostatech.

Milan Klein

Poznámka redakce: Předností metody

je, že vystaří s měřením napětí, na něž máme nejčastěji po ruce měřidlo; odpory R_a a R_b nemůžeme přesně znáti. Známe-li však nebo můžeme-li dostatečně přesně změřit předpokladný odpór, vypočteme R_p přímo ze vzorce (1):

$$R_p = E/I_1 - R_a.$$

Nevýhodou je, že R_p vychází při běžných E a malých R_p jako malý rozdíl dvou dosti velkých hodnot, a může mít tedy značnou chybu. Vhodnější způsob — opět za předpokladu možnosti změřit odpór — uvedli jsme v RT č. 5-6/1944 na str. 29: Milampérmetr napájíme ze značného stálého napětí přes řiditelný předpokladný odpór, který nastavíme tak, aby přístroj měl plnou výchylku. Nato připojíme paralelně k měřidlu reostat a nastavíme tak, aby udávalo poloviční výchylku. Pak je paralelní odpór roven odporu měřidla za předpokladu, že odpór předpokladný je mnohonásobek (aspoň 100krát) větší než odpor měřidla a napětí zdroje je stálé.

Při rozsahu přístroje v mA	PRÓUDY (mA)			Vnitřní odpor R_p (Ω)	Vhodný $R_a=R_b$ (k Ω)
	I_1	I_2	I_3		
0,2	0,08	0,12	čtení	$R_p = 31250 - 1500/I_3$	20
0,5	0,2	0,3	čtení	$R_p = 12500 - 1500/I_3$	10
1	0,4	0,6	čtení	$R_p = 6250 - 1500/I_3$	5
2	0,8	1,2	čtení	$R_p = 3125 - 1500/I_3$	2

Kilocykl nebo kilohertz?

Otázce, nadhozené v nadpisu, věnuji podnětnou úvahu Krátké vlny z března t. r. a pisatel končí doporučením, abychom se přidrželi označení „hertz“ jako jednotky, zahrnující fyzikální rozdíl času, tedy „poker kmitů za vteřinu“. Vskutku se v anglo-americké literatuře používá označení c/s nebo kc/s atd., čímž je doloženo, že v samotném označení „cykl“ rozdíl času, t., není obsažen. V knize Technická fysika od prof. dr. Františka Nachátila čteme však na str. 221 druhého vydání:

„Kmitobet má vlastně rozdílné doby a mělo by se proto k údajům kmitobetu připojovat označení sec⁻¹, což se však vpravidla vyneschází. Jednotka kmitobetu sec⁻¹ se mezinárodně označuje cykly, zkratka c. Němci pro ni zavádějí název Hertz (značka Hz) podle fyzika H. Herzze (1857–94), který se zasloužil o výzkum elektrických oscilací. Toto označení doporučuje též mezinárodní elektrotechnická komise...“

Vskutku trvá odedávna dualita v označování kmitobetu: v anglicky a francouzsky psané literatuře nacházíme vždy jen cykly, kdežto Němci používali Hz (v době nacionálně socialistického režimu patrně s jistými rozpaky), protože norimberským zákonem by rodokmen objevitele elektromagnetických vln stěží vyhověl. Při využívání podélu, jaký přísluší v našich pramenech literatuře anglické a americké, nelze tedy využívat označení „cykly“ nebo c/s, třeba rádi přiznáváme Heinrichu Herzovi (nikoli Herzovi, jak se omylem píše) aspoň takové právo na poctu pojmenování jednotky kmitobetu, jaké si zasloužili Alessandro Volta, André Marie Ampère a Georg Simon Ohm.

P.

„Hlas Ameriky“ v miru

The Voice of America byl název pořadu, které jsme s oblibou a zájmem poslouchali za války, tehdy ovšem většinou přenosem z londýnské BBC. „The Voice of America“ bude nazývána veliká souprava 200 kW krátkovlnných vysílačích stanic, které staví Radio Corporation of America pro americkou vládu. Stanice jsou určeny výlučně informační službě zahraničí a převezmou všechna cizojazyčná vysílání, pro která si doposud musila vláda zakupovat čas u soukromých společností. Do dvou let bude postaveno asi 12 těchto výkonových vysílačů. Náklad na jednu stanici se odhaduje na 20 milionů dolarů.

DEKÁDOVÝ OHMMETR

s rozsahem 1 ohm – 10 megoohmů

Ing. M. PACÁK

Popis a návod k návrhu a stavbě užitečného měřidla pro rychlé zjišťování ohmických odporů od 1 ohmu do 10 megoohmů stejnosměrným proudem.

Ohmmetr napěťový.

Ohmmetrem rozumíme ono měřidlo ohmických odporů, které se skládá z voltmetu v řadě s baterií o stálém napětí e a měřeným odporem R_x (obraz 1a). Spojíme-li R_x nakrátko, udá voltmeter napětí baterie výchylkou e . Rozpojíme-li zkrat na R_x , klesne výchylka na jistou hodnotu e_x , kterou odečteme. Výchylky e a e_x jsou k sobě v témž poměru, jako vodivosti obvodů. Ty jsou při R_x spojeném nakrátko $1/(R_n)$ ($R_n = \text{odpor předřadný, odpor vlastního měřidla a po případě odpor zdroje}$). Při R_x zařazeném je vodivost obvodu $1/(R_n + R_x)$. Platí tedy

$$e : e_x = (1/R_n) : 1/(R_n + R_x) \quad (1)$$

Odtud po snadné úpravě vydejte vzorec pro měření odporu voltmetrem:

$$R_x = R_n(e - e_x)/e_x \quad (2)$$

Při tom nerodujeme, že výchylky e a e_x čtěme ve voltech příslušného rozsahu, nebo v jiných, proudu úměrných hodnotách téhož měřidla; ve vzorci vystupují totiž v poměru, a jejich konstantní součinitelé se tedy kráti.



S oblibou volime předřadný odpor R_n tak, aby e byla plná výchylka přístroje. Výchylka poloviční pak přísluší $R_x = R_n$, a přístrojem můžeme v rozsahu $1/11 \cdots 10/11$ stupnice měřit odopy v rozsahu $10 R_n$ až $0,1 R_n$. Pokud může být e libovolně veliké, vydejte e libovolně veliké a obor R_x rovněž. Nahoru je tedy R_x omezeno zhruba desetinásobkem R_n a bezpečností přístroje. Doplň však nemůžeme R_n libovolně zmenšovat, neboť mezi je dána odporem vlastního měřidla R_o ; nejmenší měřitelný odpor je tedy asi $0,1 R_o$. Abychom vystačili s přiměřenou hodnotou e i pro značné odopy, musí být R_o značně při malém e , a to vede k požadavku malé spotřeby použitého měřidla, na př. 1 mA nebo méně. Pak ovšem nemůže být R_o menší než asi 100Ω , a nejmenší odpor takto měřitelný je asi 10Ω . Pokud používáme této soustavy k měření ohmických odporů, na něž stačí proud stejnosměrný, použijeme samozřejmě měřidla s otočnou cívkou, které má ze všech soustav nejmenší spotřebu. Není to však zásadně nutné: na stejně podstatě, ovšemže pro odopy přiměřeně menší, je možné sestrojit ohmmetr i s měřidlem elektromagnetickým, nebo naopak pro odopy velmi velké s elektronkovým voltmetrem (megohmmetr). Toto je ohmmetr prvního druhu, vhodný pro odopy rovné a větší než odpor vlastního měřidla; pojmenujeme jej **ohmmetr napěťový**.

Ohmmetr proudový.

Útvarem, který na místě napětí ukazuje proudy, na místě vodivosti odopy a na místě seriového spojení paralelní, a tedy útvarem **inversním**, t. j. **převráceným** k předchozím, je další druh ohmmetru-

Ohmmetr v dřevěné skřínce s gumovými nožkami na dvou stěnách; dovoluje postavit jej a položit podle potřeby při použití.

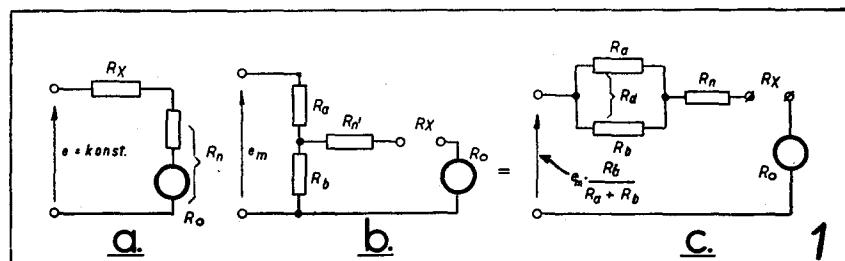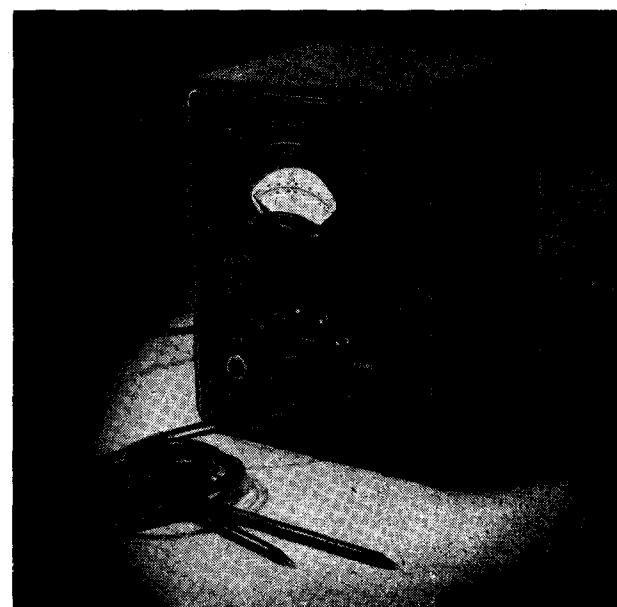Dole obraz 1. Podstača napěťového ohmmetru, způsob napájení z děliče a náhradní schéma pro výpočet základnicí vztahů.



vého zapojení, jež vidíme na obrázku 2a. Ze zdroje stálého proudu jde proud i měřidlem s odporem R_n a vyvolá výchylku, úměrnou i . Připojíme-li paralelně k měřidlu neznámý odpor R_x , začne jím protékat část stálého proudu i , o kterou se tedy zmenší proud, tekoucí měřidlem, jež poté ukáže menší výchylku e . Proud i a i_x , a tedy příslušné výchylky mají se k sobě jako napětí na svorkách měřidla, a tedy při stálém celkovém proudu jako odopy mezi těmito svorkami. Protože zdroj stálého proudu tvoří generátor s vlastním odporem prakticky nekonečným, lze jeho podíl na uvedeném odporu zanedbat, a zbudou odpory R_n a R_x :

$$i : i_x = R_n : R_n R_x / (R_n + R_x) \quad (3)$$

Po jednoduché úpravě vydejte


$$R_x = R_n \cdot i_x / (i - i_x) \quad (4)$$

Výsledek má inversní vztah k (2) a platí o něm rovněž, že i a i_x nemusí být proudy, nýbrž prostě výchylky proudů úměrné. Je do té míry shodný s předchozím, že i zde je R_x vázáno s R_n rozsahem 0,1

až 10. Na první pohled není třeba zřejmo, v čem spočívá přednost této úpravy proti předchozí: je v tom, že nemusíme zmenšovat napětí baterie na zlomky voltu tvrdým děličem, chceme-li měřit odopy řádu 10 až 1000 ohmů, a že můžeme dosti snadno měřit i odopy menší. Z ohmmetru napěťového získáme tento **ohmmetr proudový** prostým spojením původních svorek R_n nakrátko a připojením R_x na svorky vlastního měřidla.

Úprava rozsahu.

Vzorce (2) a (4) prozrazují, že středem rozsahu je vždy R_n . Je-li napětí nebo proud takový, že R_x je výchylka plná, je při $R_x = R_n$ výchylka poloviční. Abychom tedy měnili rozsah, musíme měnit R_n . Zvětšme-li jej, musíme úměrně s ním zvětšit napětí zdroje e , neboť výraz e/R_n musí být stále týž, není to nic jiného než proud, který měřidlo potřebuje pro plnou výchylku. R_n zvětšujeme u ohmmetru na

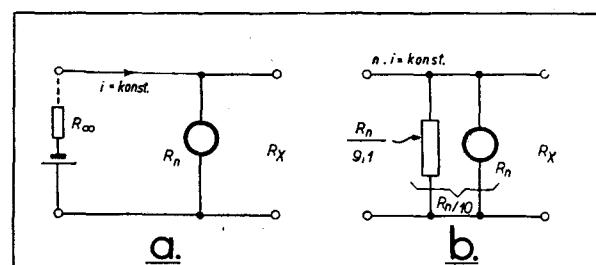

Obraz 2. Podstača a úprava rozsahu proudového ohmmetru.

přívodového. Jestliže u ohmmetu proudového zmenšíme R_n , musíme nezbytně zvětšit i , neboť na menším R_n jen větší i vytvoří týž úbytek $e_o = i \cdot R_n$, jehož stálost je podmínkou stále plné výchylky bez připojeného R_x , a který zase není než úbytek na samotném měřidle.

Zvětšení rozsahu u ohmmetu napěťového je sduřeno se zvětšením napěti pomocného zdroje. Zmenší rozsah u ohmmetu proudového je podmíněno zvětšením dodávaného stálého proudu.

Číselné příklady.


Běžným typem cívkového měřidla je DUsI nebo jemu podobné přístroje s $R_o = 100 \Omega$, $i_o = 1 \text{ mA}$, $e_o = 0,1 \text{ V}$. Základní rozsah obou druhů ohmmetrů je tedy 10–100–1000 ohmů a podmiňuje buď dodávku stálého napětí 0,1 V, nebo stálého proudu 1 mA; druhá možnost bude vitanější.

S běžnou kapesní baterií vyjde $R_n = e/i_o = 4,5/0,001 = 4500 \Omega$, rozsah měření tedy 450–4500–45 000 ohmů. S baterií (nebo jiným stálým zdrojem) 100 V vyšel by $R_n = 100 000 \Omega$ a rozsah 10–100–1000 kilohmů, se zdrojem o napětí 1000 V byl rozsah ještě desetkrát větší, a to je asi krajní mez; největší měřitelný odpor je tedy 10 megohmů.

S přístrojem o spotřebě 0,1 mA bylo by lze téhož nejvyššího rozsahu dosáhnout s napětím desetkrát menším, anebo s 1000 voltů mít R_n již 10 M Ω , a tedy měřit do 100 M Ω a odhadovat (setina plné výchylky) ještě 1000 M Ω . Naopak s přístrojem o spotřebě větší, na př. 10 mA, bylo by pro rozsah 1–10–100 k Ω zapotřebí již napětí 100 V.

Základní rozsah proudového ohmmetu je totožný se základním rozsahem napěťovým, tedy 10–100–1000 Ω . Přidáme-li však

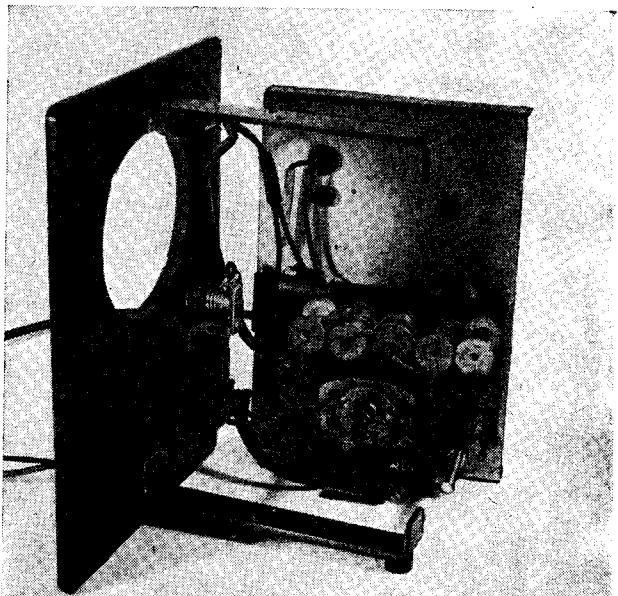Dekádový ohmmetr zčásti rozebraný, na němž je patrná úprava přepínače a odporných cívek, navinutých z drátu na dřevěných cívách. V nouzi lze použít adjustovacích nebo vybraných odporek hmotových.



k cívce s odporem 100 Ω takový odpor paralelně k vlastnímu měřidlu, tedy přímo (11,1 Ω), aby výsledný odpor této paralelní dvojice byl 10 Ω , zmenšíme rozsah na 1–10–100 Ω . Při tom ovšem musíme dodávat stálý proud desetkrát větší, t. j. 10 mA. Podobně bychom mohli již ještě výše, avšak ohmmetr, kde většinou pracujeme s volně příklídanými dotyky, nedodí se k zjištění odporu blízkých odporu dotyků, a také proud by byl na běžné zdroje přílišný.

Přednosti a vadu ohmmetrů.

Měřený odpor čteme přímo na stupnici, hned po přiložení dotyků. To je hlavní přednost. Přesnost je však nevelká, jednak protože těžiště rozsahu je v polovině stupnice, nikoliv při plné výchylce, za druhé jsou rozsahy velmi široké (jedna dekáda asi na 0,4 stupnice), a konečně přesnost přímo závislá na stálosti napětí anebo proudu, jež vyžaduje časté kontroly. Porovnání ohmmetu s měřením odporu můstekem je v celku podobné porovnání vah pérkových s daleko přesnějšími, ale při práci zdlouhavějšími vahami na závaží.

Použití ohmmetrů

Vyplývá z uvedených vlastností. Jsou cennými pomůckami pro zjišťování souvislostí obvodů, na příklad při kontrole zapojení přijimače bod po bodu, při orientační (t. j. přibližné) kontrole odporek před montáží, kdy chceme vědět, zda odpory souhlasí s předepsanými hodnotami. Jsou ovšem i ohmmetry dosti přesné, pracující o rozsahu jedné dekády (t. j. rozsah 1:10; tak, že střední výchylce odpovídá zhruba hodnota 3) s chybou 1 až 3 %, tedy asi tolik, jako běžné můstky. V praktické radiotechnice jsou ohmmetry často používány v úpravách improvizovaných; vyplatí se však úpravy trvalé.

Podstata dekádového ohmmetu. Stupnice.

Ze vzorce (1) odvodíme výchylku ex :

$$ex = e \cdot R_n / (R_n + Rx) = \\ = e / (1 + Rx/R_n) \quad (5)$$


totéž pro ohmmetr proudový z (3):


$$ix = i \cdot Rx / (R_n + Rx) = \\ = i / (1 + R_n/Rx) \quad (6)$$

Vidíme, že změna e , resp. i pozmění hodnoty stupnice jen konstantním součinitelem. Stupnice má tedy pro libovolný rozsah týž průběh, takže zvolíme-li na př. poměry $e : 1 : 10 : 100$, bude možno použít též stupnice jako pro $e = 1$, jen se součiniteli 10 a 100. Totéž platí pro ohmmetr proudový.

Ze vzorců (5) a (6) můžeme také průběh stupnice vypočítat na základě daného e nebo i a R_n , a zvolených R_x . Ukázku takové stupnice má dále popisovaný přístroj. V následující tabulce je několik charakteristických hodnot pro e , resp. $i = 100$:

R_x/R_n	ex	ix
20	4,76	95,24
10	9,09	90,9
5	16,67	88,33
2	33,33	66,66
1	50,00	50,00
0,5	66,66	33,33
0,2	83,33	16,67
0,1	90,9	9,09
0,05	95,24	4,76

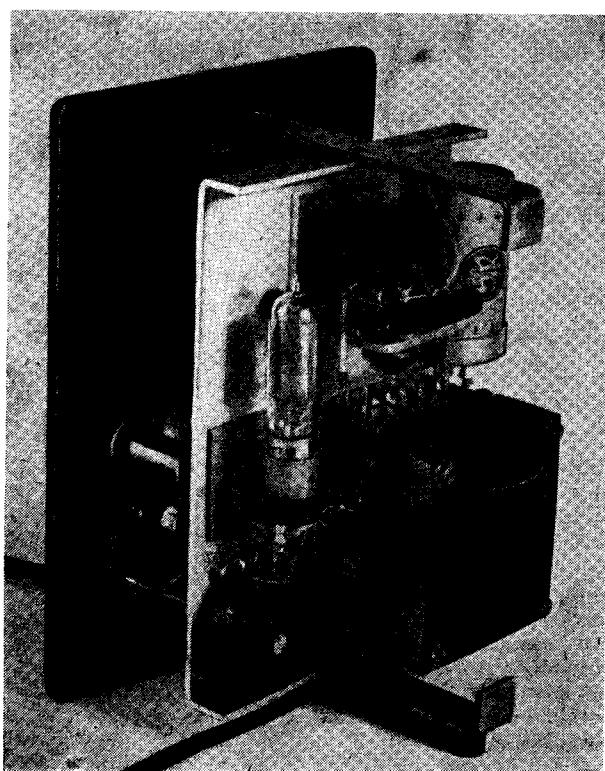

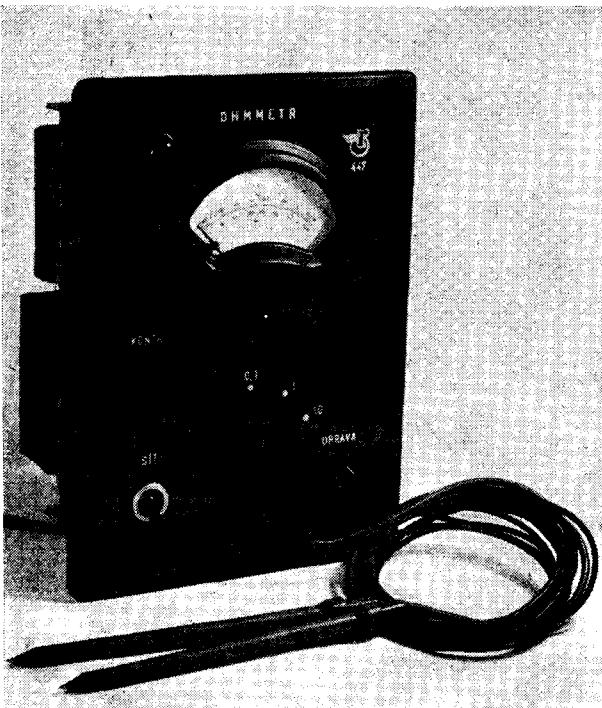

Z této tabulky vidíme,

že ohmmetr napěťový má velké hodnoty R_x na počátku stupnice, proudový na konci;

že součet výchylek pro touž hodnotu R_x/R_n u obou druhů je roven plné výchylce;

že pro $R_x = R_n$ je výchylka právě poloviční.

Protože stupnice pro různé rozsahy téhož druhu ohmmetu mají tyž průběh, je možné sestavit ohmmetr vícerozsažový s jedinou stupnicí a okrouhlými součiniteli. Protože lze měřit s dostatečnou přesností v rozsahu jedné dekády, je možné sestavit ohmmetr s rozsahy v poměru 1 : 10 : 100 atd. Běžně přístroje tohoto druhu mívaly vestavěnou baterii, a s tou není možné dosáhnout s běžnými přístroji více než dvou rozsahů v poměru 1:10. Pro nás účel se proto hodí lépe zdroj síťový, a protože napětí musí být stálé, je minimálním nezbytným opatřením stabilizátor s výbojkou. Tak dosáhneme po hodlné napěti 150 V, z něhož můžeme odvodit tři dekády rozdělením napěti děličem napětí. Ten ovšem nemůže dávat napětí dokonale „tvrdé“, t. j. nezávislé na odběru, neboť by musil mít nepatrný odpor a zatěžoval by zdroj přílišným proudem. Proto je v tomto případě nutno připočítat odpor děliče k R_n . Odvození ukážeme na obrázcích 1b a 1c.

Napětí zdroje e_m chceme děličem změnit na hodnotu e , danou rozsahem, jaký žádáme. Má-li střed příslušet jisté žádané hodnotě R_{x0} , musí se jí rovnat odpor

$$R_{x0} = R_n = R_n' + R_o + R_d \quad (7)$$

R_n' je předřadný odpor, R_o je odpor měřidla, R_d je „výstupní“ odpor děliče, t. j. ten, který naměříme na svorkách zmenšeného napětí; viz dále. Je-li vlastní spotřeba měřidla i_o , je

$$e = i_o \cdot R_n. \quad (8)$$

Vhodnou úpravou je dosaženo toho, že čelní stěna ze silného pertinaxu nemá vzhled rušené šroubky. Je úhledně popsána pantografovou, gravírkou z loň. 1. čísla t. 1.

$I = 2,5-25-250 \Omega$ a $II = 25-250-2500 \Omega$ ohmmetr proudový, pro tři další, postupně vždy 10krát vyšší, ohmmetr napěťový. Rozsahy volíme dvojitým prepinačem s pěti položkami a v každé poloze dvě spínací možnosti. Měřený odpor R_x je vždy na týchž svorkách, resp. kablích s dotykem. Základem je měřidlo s otočnou cívou vlastností, udaných ve schématu. Tlačítkem T spojíme při změně rozsahu na krátko svorky R_x , a můžeme s pomocí reostatu R_k nastavit plnou výchylku. Zdrojem pomocného napětí je usměrňovač s transformátorem S.T. (náš přístroj je jen pro střídavý proud). Za usměrňovač elektronkou — stačila by i jednocestná — je nabíjeti filtrační kondenzátor (spolehlivý elity) a dále výbojka pro ustálení napětí s pracovním napětím 150 V a možností příčného proudu od 5 mA asi do 25 milliampérů. Větší a menší typy by nebyly účelné. Protože spotřebič — dělič napětí — je stále připojen, je výhodné, ač ne nezbytné, má-li výbojka zapalovací anodu z.a. Paralelně k výbojce je dělič s částmi, přizpůsobenými rozsahům, jak to pro nás případ znázorňuje schéma. Přístroj může být upraven i odlišně a navržen podle návodu, který teď uvedeme.

Návrh.

Je dáno napětí výbojky e_m , hodnoty měřidla, kterého chceme použít, totiž proud pro plnou výchylku, i_o , a odpor R_o . Není-li R_o okrouhlý, doplňme jej na nejbližší okrouhlou hodnotu malým přidaným odporem, viz údaje ve schématu. S tímto přístrojem, zapojeným jako proudový ohmmetr, obsáhneme rozsah 25—250—2500 Ω prostě tak, že přes odpor dělosti veliký zavedeme do něho proud i_o , a R_x připínáme paralelně k měřidlu. To je v našem případě rozsah II, který by však byl sám pro nás přístroj příliš veliký.

Abychom jej posunuli 10krát níže, musíme změnit odpor, k němuž připojujeme R_x , na desetinu R_o . To je při rozsahu I připojením odporu R_1 . Ten vypočteme z podmínky $R_1 \parallel R_o = 25 \Omega$. t. j. $R_1 = 25 \cdot R_o / (R_o - 25) = 6250/225 = 27,8 \Omega$. Aby však měřidlo mělo plnou výchylku, musí být na $R_1 \parallel R_o$ napětí

$$R_o \cdot i_o = 250 \cdot 0,0005 = 0,125 \text{ V},$$

a tedy proud děliče:

$$i_s = 0,125/25 = 0,005 \text{ A} = 5 \text{ mA}.$$

Známe-li napětí na výbojce, $e_m = 150 \text{ V}$, je tím zároveň určen odpor celého děliče:

$$R_{k1} + R_{k2} + R_1 + R_2 + R_3 + R_4 = 150/0,005 = 30000 \Omega.$$

Ted přeskročíme rozsah II, pro něž si pozdeji vypůjčíme rozsah IV, a přejdeme k III, který je prvním použitím napěťové úpravy ohmmetu a má platit pro rozsah 250—2500—25 000 ohmů. Odpor R_n musí být roven středu rozsahu, 2500 Ω , a potřebné napětí je podle (8)


$$e = 2500 \cdot 0,0005 = 1,25 \text{ V}.$$

Pode obrazu 1b a podle (9) vyjde

$$R_b/(R_a + R_b) = 1,25/150 = 0,00833,$$

$R_a + R_b$ je však celý odpor děliče, prve stanovený na 30 k Ω :
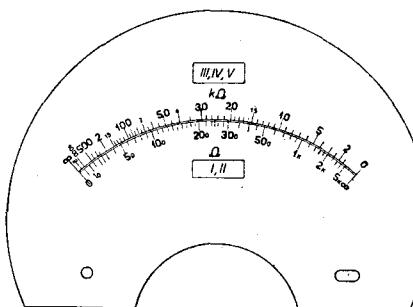
$$R_b = 30000 \cdot 0,00833 = 250 \Omega.$$



Ted tedy známe e , $R_n = R_{x0}$ a e_m , určené pracovním napětím doutnavkového stabilizátoru nebo baterie.

Poměr daného a žádaného napětí udává i poměr členů děliče:

$$e : e_m = R_b : (R_a + R_b) \quad (9)$$

„Výstupní“ odpor je podle Théveninovy poučky odpor paralelně spojených částí

$$R_d = R_a \cdot R_b / (R_a + R_b) \quad (10)$$

Dosaďme (9) a (10) do (7):

$$R_n = R_n' + R_o + R_a e/e_m. \quad (11)$$

Hledáme R_n' , známe všechno až na R_1 , které smíme volit, a učiníme to, není-li jiných požadavků, tak, aby proud děličem byl asi trojnásobný než proud i_o samotného měřidla. Pak můžeme vypočítat

$$R_n' = R_n - R_o - R_a \cdot e/e_m \quad (12)$$

To je základní vzorec pro výpočet obvodu napěťového děliče podle obrázku 1b. Jeho použití ukážeme na příkladě konstrukce, kterou ted popíšeme.

Dekádový ohmmetr, popis zapojení.

Přístroj na snímcích a na schématu obrázku 3 dovoluje měřit odpory od 2,5 Ω do 2,5 M Ω a s menší přesností odpory ještě asi pětkrát menší a větší, což je asi to, co v radiotechnice potřebujeme. Skládá se z ohmmetu obojího druhu; pro rozsahy

Ve schématu 3 je však $R_b = R_1 + R_2$ a R_2 již známe; bude tedy

$$R_2 = 250 - 27,8 = 222,2 \Omega$$

Odhadněme zatížení: $1,25 \text{ V} \times 0,0005 = 0,625 \text{ mW}$, to jest hluboko pod mezi, pro něž běžné odpory vyrábíme. Zbývá vypočítat R_n' . Vypočteme R_d , při čemž k zjištěným $30 \text{ k}\Omega$ přidejme odpor zdroje, jímž je výbojka, a to odpor pro změny napětí, t. j. 150Ω (viz RA čís. 1/1947, str. 4):

$$R_d = 250 \cdot 29900 / 30150 = 248 \Omega$$

Na R_n' zbudou $2500 - 250 - 248 = 2002 \Omega$. Rozumí se, že odpory budeme vyrábět méně přesně, než je počítáme; 1% tolerancie zcela postačí.

Rozsah IV, $2,5 - 25 - 250 \text{ k}\Omega$; $e = 25 \times 0,5 = 12,5 \text{ V}$; $R_n = 25 \text{ k}\Omega$; $R_b = 30000 \cdot 12,5 / 150 = 2500 \Omega$, a to se rovná $R_1 + R_2 + R_d$, z čehož $R_1 + R_2 = 250 \Omega$, zbudou tedy na $R_1 = 2250 \Omega$, odhad výkonu: $12,5 \text{ V} \times 0,005 \text{ A} = 0,0625 \text{ W}$. Odpor, jímž se uplatní dělič, je

$$2500 \cdot 27650 / 30150 = 2292 \Omega$$

$R_n' = 25000 - 2292 - 250 = 22458 \Omega$, zatížení je nepatrné.

Rozsah V, $2,5-250-2500 \text{ k}\Omega$; $e = 250 \times 0,5 = 125 \text{ V}$; $R_n = 250 \text{ k}\Omega$; $R_b = 30000 \times 125 / 150 = 25000 \Omega$, z toho dříve určené členy $R_1 - R_2$ mají 2500Ω , zbývá tedy 22500Ω . Přibližně výkon: $125 \text{ V} \times 0,005 \text{ A} = 0,625$, asi na horní mezi drátových odporek na cívce. Odpór děliče $25 \cdot 5,15 / 30,15 = 4,27 \text{ k}\Omega$, na R_n' zbudou $250 - 4,52 = 245,48 \text{ k}\Omega$, zatížení $125 \text{ V} \times 0,0005 = 0,0625 \text{ W}$.


Rozsah II upravíme z IV spojením přívodů ke svorkám R_x nakrátko a připojováním R_x k měřidlu. Jde o to, zda obvod dává proud dostatečně stálý. Pokud e_m je stálé, je proud obvodu k měřidlu určen převážně odporem R_{IV} , vždyť při R_x v mezích $0 - \infty$ je změna odporu jen o R_o , t. j. zhruba 1% z R_{IV} . Na rozsahu V byly by poměry obvodu výhodnější.

Abychom mohli vyuvozat malé odchylky v napětí a odporech, je zbytek do $30 \text{ k}\Omega$ děliče vytvořen z části pevné, R_k , jež je 3500Ω , a proměnné, R_{k1} , 3000Ω (drátový nebo i hmotový reostat). Stabilizátor má ve směru k usměrňovači značný předřazený odpór, neboť kondensátor $32 \mu\text{F}$, jež jsme použili, zvýší napětí na 320 V ; proto napětí kolísalo poměrně málo; jsou-li také odpory $R_1 - R_4$ a $R_{III} - R_V$ přesné, jsou potřebné opravy nepatrné, při většině měření zanedbatelné.

Připomeňme, že samotná změna napětí nemá vliv na přesnost, neboť ji můžeme vyuvozat reostatem R_{k1} , třeba i při měření. Souhlas stupnice určuje přesnost odporu R_n .

Stavba.

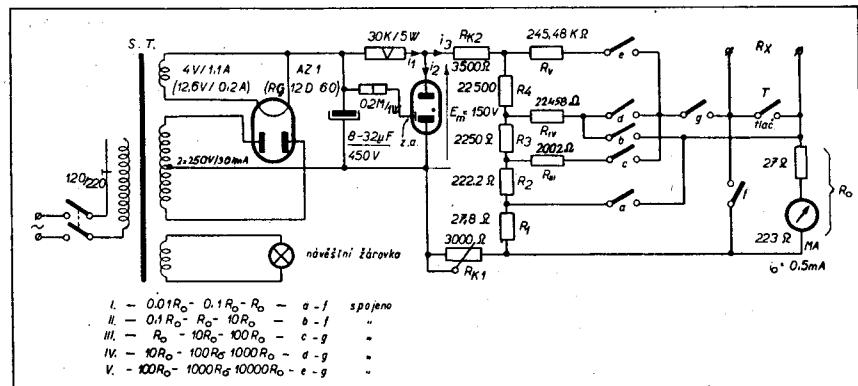Úkázkou použití výpočtu (jehož obsahlost bud vysvětlena ohledem na to, že konstrukční budou skoro jistě nuteny použít jiného přístroje než my, a rozsahy i odpory tedy vyjdou jinak) je přístroj na snímecích. Má plechovou nosnou kostru, která dělí vnitřek skřínky na část s usměrňovačem, stabilizační výbojkou a ellyt. kondensátorem, a na část s měřid-



lem, odpory a přepinačem. Až na síťový spinač a kontrolní tlačítko jsou všechny součásti upevněny na této nosné kostce, takže vyleštěná pertinaxová čelní deska s nápisem (vyrytými popisovacími gravírkou z loňského čísla 1) není rušena šroubkou a pod. Odpory jsou z izolovaného konstantanového drátu, odvinutého z cívek, koupených ve vojenském výprodeji, mohou však být v nouzi i z dostatečně velikých odporek hmotových, které adjustujeme na přesnou velikost doškrábáním, nebo seriovým a paralelním řazením (viz přílohu Měření odstavec 03.38, str. 37, RA č. 10/1946). Navineme je na dřevěné nebo bakelitové cívky, adjustujeme podle městského nebo přesného voltmetrem podle vzorce (2) a (4), konce nastavíme isolačním kablikem a zapojíme. Nemusí být bezindukční, neboť přístroj pracuje jenom se stejnosměrným proudem.

Poněkud obtížnější je výroba stupnice. Použili jsme výprodejního měřidla Siemens, které jsme nejprve přejechovali (mělo tištěnou proudovou stupnicí) porovnáním s přesným milliampermétem. Tak jsme získali přesnou proudovou stupnicí. K té jsme podle vzorců 5 a 6 vypočítali stupnice ohmové pro 20 hodnot rozsahu. Překreslili jsme přejechovanou stupnicí na kruhový obrousek poloměru 20 cm o téměř úhlu, jako měla původní stupnice přístroje. Do této stupnice jsme vnesly prve zjištěné hodnoty vypočtené, a mezilehle hodnoty jsme získali pozorným rozdělením od oka. Tak vznikla po vytážení a popisu stupnice, kterou jsme fotograficky změnili a reprodukovali na lesklý nazloutý fotografický karton. Nalepili jsme jej celuloiodovým lakem na rub původního stupnicového štítku tak, aby upevniovali otvory, ve zvětšeném obrázku rovněž přesně v měřítku vyznačeném, na reprodukci uhasily s otvory štítku. Třeba je to způsob, který v přesnosti nemůže soutěžit s kreslením stupnice přímo na štítek, jako to činí továrna, považujeme jej pro domácího pracovníka za nejhodnější.

V zájmu těch, kdo tuo úpravu přístroje nemohou podniknout, požádali jsme n. p. Metra v Blansku o nabídku vhodného přístroje pro tento účel. Jmenovaný podnik nám nabídl měřidlo svého typu DFI3 v bakelitovém pouzdu s čel. kroužkem průměru 135 mm, s plnou výchylkou při $i_o = 0,2 \text{ mA}$ a $R_o = 500 \pm 20 \Omega$ a stupnicemi podle tohoto způsobu, za 1449 Kčs. Tento přístroj dovolil by sestrojit ohmmetr ještě vhodnější: Při zdroji 150V byl

by největší rozsah $75 - 750 - 7500 \text{ k}\Omega$, t. j. možnost měření do $30 \text{ M}\Omega$, nejmenší při podobné úpravě jako přístroj nás 5-50-500 ohmů, při tvrdším děliči výšak i 1-10-100 ohmů. Zájemci mohou si tento přístroj u jmenovaného podniku objednat s odvoláním na tento článek; dodací lháta je 6 až 8 měsíců.

Popsali jsme tu přístroj dosud neobvyklý, ač v prostších podobách častý. Věříme však, že je z těch, jejichž užitečnost prokáže už první zkouška v dílně i v opravně. Vždyť i na voltmetr musil si elektrotechnik zvykat, dokud používal jen žárovkového indikátoru napětí.

Elektronkový millivoltnetr

Pro přesná laboratorní měření sestrojila firma Sheron Electronics Comp. neobvykle citlivý a přesný stejnosměrný millivoltnetr a mikroampérmetr. Přístroj má deset rozsahů od 15 mV do $1,5 \text{ kV}$ při vnitřním odporu $68 \text{ M}\Omega/\text{V}$ a deset rozsahů prouduvých od $0,015$ do 5000 m A k r o a m p e r u se spotřebou 45 mV . Je jím rovněž možno měřit odpory do $50000 \text{ M}\Omega$ při vnějším zdroji 500 V . Úžasné citlivosti, velké stability a značné přesnosti (lepší než 1%) je dosaženo zajímavým zapojením. Vstupní stejnosměrná napětí se přivedou na střídavé napětí o stálé frekvenci, které se mnohonásobně zesílí, usměrni, a toto zesílené a usměrněné napětí se teprve přivádí na měřicí přístroj. Tento způsob má ještě další výhodu, že totíž není možno ani při nejnizších rozsazích měřidlo přetížením poškodit nebo spálit — při rozsahu $0,015 \mu\text{A}$ je možné bez nebezpečí připojit na svorky třeba 1000 V — vlastnost, kterou ocení každý, kdo má přiležitost pracovat s citlivými laboratorními galvanoměry.

O. Hýra.

• Vf cívky, jež mají činitel jakosti $Q = 200$, povážujeme již za velmi kvalitní. U mf tlumivk se dosahujeme při použití nejlepších transformátorových plechů jakosti $Q = 3$ až 10, a dlouho jsme předpokládali, že jen ve výjimečných případech se dá dosáhnout při použití permaloyových plechů $Q = 20$. Z omylu nás vydělal insérát firmy United Transformer Corp., která nabízí mf tlumivky (pevné i doladovací) v rozmezí $-50 + 100 \%$ s činitelem jakosti až 250. Tak na př. typ HQB se samoindukčností 1 H má při 4000 c/s $Q = 200$ (dvě stě). Induktivnost se s napětím na tlumivce prakticky nemění (1% v rozmezí $0,1$ až 50 voltů), nezávisí na teplotě a tlumivku je zcela necitlivá na vnější střídavé pole, protože je celá uzavřena v krytu z transformátorového plechu. Insérát nám, bohužel, nepraví, jak bylo těchto neobvyklých výsledků dosaženo a kolik taková tlumivka stojí. -rn-

Přenosná

DVOULAMPOVKA NA BATERIE

Tento prostý přístroj byl původně zamýšlen pro poslech na sluchátka. Jeho přednes byl však i s rámovou antenou až nepřijemně hlasitý a proto jsme jej doplnili levným magnetickým reproduktorem z výprodeje (typ DKE). Hlasitost je ovšem omezena nepatrnou spotřebou celého přístroje (0,4 W), nevhodností elektronky RV2,4P700 pro koncový stupeň a použitím rámové antény, přesto však postačí, posloucháme-li v tichém prostředí. Na sluchátka obě místní stanice v pražském okolí bouří do uší. Připojíte-li vever dobrou antenu, podaří se zachytit i cizí stanice. Dáváte-li přednost hlasitějšímu a jakostnějšímu přednesu, můžete použít dobrého dynamického reproduktoru a dalšího anodového zdroje. Poslech na vestavěný reproduktor s anodovým zdrojem 60 voltů většinou postačí.

Použité součástky jsou skoro všechny běžné a tak levné, že náklad sotva přesahne částku 500 Kčs. Stavba je snadná, může se do ní pustit i začátečník, pokud zná aspoň základní práce. Přístroj je poměrně malý a lehký, váží asi 2,5 kg při rozměrech $22 \times 22 \times 10$ cm. Dal by se podstatně změnit, ovšem na úkor jednoduchosti a odolnosti. Za dvouměsíčního stálého používání jsme u tohoto přijímače zjistili velmi cennou vlastnost: nevadí mu ani silné otřesy a macešské zacházení, což je důležitou předností přenosného přístroje.

Zapojení je zcela jednoduché: přímo zesilující dvooulampovka s elektronkami RV2,4P700, první jako trioda vázána transformátorem 1:3 na druhou, která pracuje jako koncový zesilovač. Ladici obvod má tak zv. trifobodové zapojení, které má přednost těsně zpětné vazby. Rozsah je 200 až 600 m. Cívky nahrazuje rámová antena, navinutá okolo kostry.

Anodová baterie je přemostěna kondensátorem 1 μF , který umožňuje přechod tónovému napětí, když je odporník vyschnutím baterie stoupne. Předpětí získáváme seriovým spojením žhavených vláken. Mezi zdíky M a N můžeme zapojit další anodku 60 V, chceme-li hlasitější poslech. Rozpojením zdírek X a Y vyřadíme vestavěný reproduktor a do zdírek N a Y můžeme připojit buď reproduktor dynamický nebo sluchátka. Chceme-li poslouchat vzdálenější stanice, můžeme připojit venkovní antenu přes zkracovací kondensátor 100 pF přímo na mřížkový obvod.

Senzam součástí: pertinax nebo překližka sily asi 3 mm, dvě elektry. RV2,4P700 s objímkami, nf transformátor 1:3, dva pertinaxové otočné kondensátory 500 pF, 15 m kabilku nebo drátu na rámovou antenu, magnetický reproduktor z německého přístroje DKE, dva prodlužovací hřídelky, dva kondensátory 100 pF, jeden kondensátor 1 μF , odporník 1 M Ω , spinač, pět zdírek, čtyři svorníky M 4 a 16 matiček, dřevěná skřínka a několik drobností. Jako zdroje potřebujeme dvě ploché čtyřvoltové baterie a 20 malých kulatých baterií typu Mila nebo Alice.

Stavba: Z pertinaxu nebo z překližky 3 mm vyřízneme základní desku, která po-


Jiří JANDA

- Rozsah:
střední vlny.
- Váha:
2,5 kg.
- Rozměry:
 $22 \times 22 \times 10$ cm.
- Cena součástí:
asi 500 Kčs.

Pohled se strany reproduktoru. Knoflíky zleva: ladění, zpětná vazba; uprostřed spinač, nahoru zdíka pro připadné připojení antény. Dvojice zdírek je pro sluchátka; zdíky pro další zdroj a odpojování reproduktoru na vzoru chybí.

nese všechny součástky. Má rozměry 200×200 mm a musíme ji udělat přesně pravoúhlou, aby zapadla do skřínky. Umístění otvorů je na výkresu. Zvláště pečlivě je nutno rozmněřit tyto otvory: oba po 10 mm v dolní části, kam se připevňují otočné kondensátory, velký otvor pro reproduktoru uprostřed desky, a otvory 4 mm v rozích. Velké otvory udeláme buď lumenkovou pilkou nebo kružním vrtátkem. Do tří otvorů na pravé straně zanýtuje malé duté nýtky nebo spájecí očka. Pak vyrábíme přední desku. Velké otvory v ní vyřízneme pilkou, malé zase přesně vyrážíme. Pracujeme pečlivě, abychom neměli zbytečnou práci při sestavování. Použijete-li odlišných součástí, přizpůsobíte si rozměry a vrtání. Magnetický reproduktor DKE má v rozích čtyři upevňovací otvory. Dva z nich, na něž ukazuje magnet, opatrně zvětšíme ostrým vrtátkem nebo pilníkem na průměr 6 mm, při tom jejich vzdálenost musí být přesně 136 mm. Musí se totiž krýt s otvory v pertinaxových deskách, jejichž rozteč je také 136 milimetrů. Pozor na to při vrtání. Abychom mohli někudy vést spoje k spinači a ke zdírkám na přední desce, musíme vyříznout kousek plsti, nalepené okolo reproduktoru a koše. Tím vznikne mezi ním a přední deskou mezera, kterou spoje protáhneme.

Máte-li desky, přistoupíme k sestavení. Na základní desku přisroubujeme objímky elektronky. Na jeden ze šroubků u první elektronky dáme nad i pod desku po jednom spájecím očku; jejich účel vysvětlujeme dále. Do dvou otvorů 10 mm upevníme pertinaxové kondensátory a dobře je utáhneme. Jednoduchým plechovým úhelníkem připevníme nf transformátor a přisroubujeme kondensátor 1 μF . Poté si připravíme čtyři svorníčky délky 60 mm se závitem M 4. Ke každému potřebujeme čtyři matky. Svorníčky připevníme matkami jedním koncem do rohových otvorů v základní desce. Dbejme, aby svorníčky nevyčnívaly z matek na vrchní straně základní desky, nevešla by se tam potom anodová baterie. Na všechny svorníčky na-

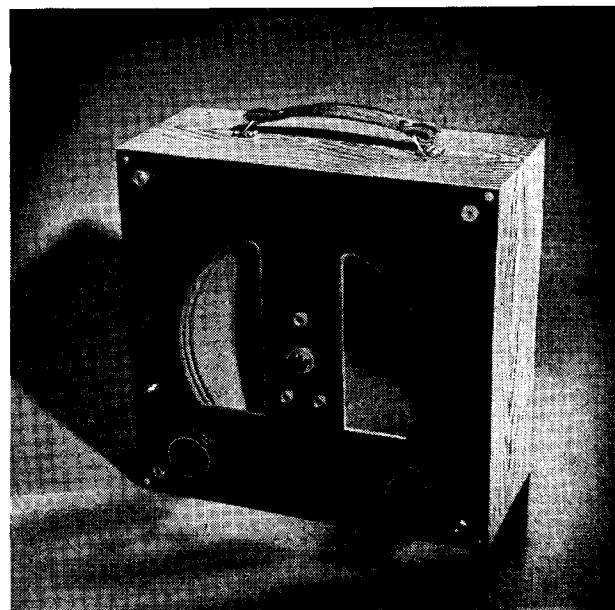


vlékneme kousky silné špagety v délce asi 40 mm a našroubujeme na každý z nich třetí matku. Pak vezmeme reproduktor, prostrčíme magnet velkým otvorem v základní desce a usadíme jej do prostřed. Oba zvětšené otvory musí ležet přesně proti hřídelkám otočných kondensátorů.

Nyní pozor: na tyto hřídelky nasadíme prodlužovací osičky běžného provedení se stavěcím šroubkem, které musí zároveň procházet zvětšenými otvory v reproduktoru. Chvílik si s tím asi pohrajete, než se to podaří, ale není to těžké. Utáhneme ještě stavěcí šroubky v hřídelkách a můžeme připevnit přední desku. Na tu našroubujeme spinač a pět zdírek se spájecími očky. Pak ji nasadíme rohovými otvory na konce svorníků a na prodloužené hřídelky. Teď se ukáže, jak přesně jsme pracovali. Máme-li přední desku nasazenou, našroubujeme na volné konce svorníků po jedné matce M 4. Matkami na svorníčích seřídíme vzdálenost obou desek, aby reproduktor neměl mezi nimi vůli. Všechny matky utáhneme a zajistíme lakem nebo lepidlem. Tím máme kostru hotovou a můžeme začít spojovat.

Spojování: Připevníme mřížkový svod první elektronky. Abychom nemuseli vratit zvláštní otvor na protážení vývodu, připájejme odporník 1 M Ω mezi vývod mřížky a spájecí očko, které jsme v předchozím odstavci doporučili uložit pod šroubek, držící objímkou. Nad kostrou máme stejně očko na témže šroubku, odkud můžeme vést pokračování mřížkového svodu na kladný pól vlákna. Mřížkový kondensátor připojíme mezi mřížku a spájecí očko 1. Jiné spoje pod kostrou nejsou a proto můžeme navinout rámovou antenu.

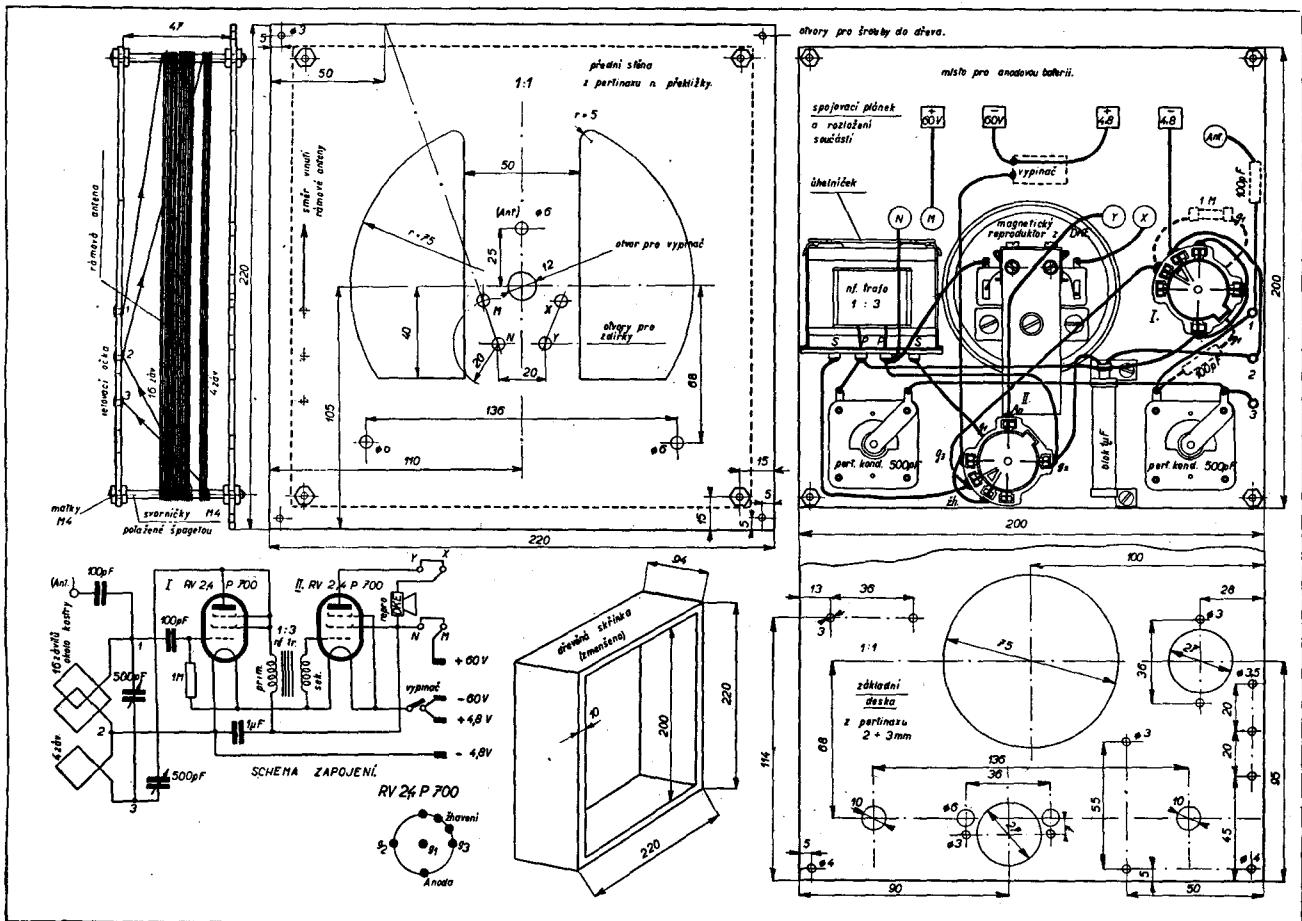Ta je v původním přístroji z vý kabliku $3 \times 40 \times 0,05$ mm, který jsme náhodou měli. Leckde jej koupíte ve výprodeji; můžete však místo něho použít jakéhokoliv jiného vý kabliku, po případě smaltovaného nebo jinak izolovaného drátu sily 0,5 až 0,8 mm. Pro ty, kdo použijí kabliku po pravé, popíšeme čističní smaltu: nad plynným nebo lihovým plamenem opatrne do



červena rozžavíme konec kabliku, který chceme mít čistý. Takto rozžavený konec ponoríme rychle do líhu, čímž odstraníme smalt i kyslíčník slaboučkých drátek, které se zalesknou čistou mědi. Očistěný konec hned očinujeme a můžeme spájet. Při spájení používáme jako čisticího prostředku jen kalafuny nebo jejího roztoku v líhu. Vodič, připravený k vinutí rámové antény, připájíme očinovaným koncem na očko 1, a začínáme vinout naznačeným směrem. Drát nebo kablik musíme při vinutí dobře utahovat, aby závity držely u sebe. Tako navineme 16 celých závitů okolo kostry, zajistíme vodič na posledním svorníku otočením jednou dokola a svedeme do spájecího očka 2. Konec ovšem před odstřílením správně odměříme a opatrně očistíme popsaným způsobem, vineme-li kablikem. Z očka 2 navineme dále ještě čtyři závity, které uložíme od předchozích 16 asi 5 mm daleko. Konec druhé části rámu svedeme známým způsobem do očka 3 a jsme hotovi.

Poté spojíme podle schematu nejkratší cestou ostatní součástky na základní desce. Podle plánu nespojujte, ten je jen ke kontrole zapojení. Spoje k vypínači a ke zdířkám na přední desce protáhneme dvěma otvory 6 mm, vyvrťtanými u druhé elektronky. Dále je vedeme mezerou, která vznikla vyříznutím kousku plstěného těsnění na reproduktoru. Na zdířky a spinač musíme spájet s velikou opatrností, aby chom nepropálili pajedlem membránou. Nemáme-li jistotu v ruce, provedeme tyto spoje před upevněním přední desky. Pro

Schema, spojovací plánek a rozměrový náčrtkový kroužek a skříň. Otisk ve skut. vel. za 20 Kč v red. t. l. a 2 Kč na výlohy.


usnadnění spájení na zdířky doporučujeme vždy používat spájecích oček. Spinač upevníme vždy tak, aby poloha — zapnuto — byla nahore. Antenni kondensátor 100 pF upevníme přímo k antenní zdířce a svedeme jej k očku 1. Přívody k bateriím jsou z ohebného kabliku. Sponky na žhavicí baterii získáme přepůlením jedné spojky, které se pro spojování plochých baterií prodávají. Vývody k anodové baterii zakončíme krátkými mosaznými kolíčky průměru 3 mm. Všechno důkladně spájíme, protože se nedbalost při použití vymstí.

Zdroje proudu: Ke žhavění používáme jedenáct nebo dvou plochých čtyrvoltových baterií. Máme možnost je kombinovat, neboť elektronky RV24P700 podle našeho zjištění dobře odolávají nesprávnému žhavění. Ve svém přístroji začali jsme žhat dvěma plochými bateriemi, spojenými paralelém (plus na plus, minus na minus). Když po několika týdnech příjem znatelně slábl a zpětná vazba začala lepit, vyhnali jsme žhavicí baterie. Voltmetr ukázal, že jsme žhavili obě elektronky v řadě napětím pouhých 3 V, tudíž na každou z nich se dostalo necelých 1,5 V. Tož jsme obě baterie spojili do řady a hrájeme tak dodnes. Máme zato, že žhavicí baterie zajde dřív na vlastní chemické procesy, než ji vyčerpáme při provozu. Udělejte to také tak, vydrží vám jistě dluho. Je další možnost: Spojit dvě nové ploché ba-

terie do řady kusem kordelového odporu tak velkého, aby spotřeboval přebytečné 3 V. Plochá baterie má totiž po větší část svého života napětí jen asi 4 V. Byl by to odpór 3 V : 0,06 A = 50 Ω $\frac{1}{2}$ W, který můžeme vložit do špagety, spojující obě baterie.

Anodovou baterii pořídíme z dvaceti malých kulatých baterií o průměru 20 mm, cena jedné je asi 3 Kč. Dvoučlánkové baterie rozebereme a získáme 40 článků o napětí 1,5 V. Při nákupu žádejme pokud možno baterie bezzalmiakové, vydrží déle. Na anodovou baterii si zhotovíme z tuhého kartonu sily asi 1 mm jednoduchou krabičku o vnějších rozměrech 20x8x4 cm, do níž narovnáme všechny články na stojato do čtyř řad po deseti. Články musíme od sebe izolovat. provedeme to lepenkovými pásky, které vsuneme napříč i podél mezi řádky článků. V místech styku tyto proužky do polovičky šířky nastřihneme, takže budou samy držet. Pak si připravíme spojovací drát sily asi 0,5 mm, kterým všechny články seriově spojíme, aby daly napětí 60 voltů (seriově znamí *minus* [zinek] jednoho článku na *plus* [uhlík] druhého atd.).

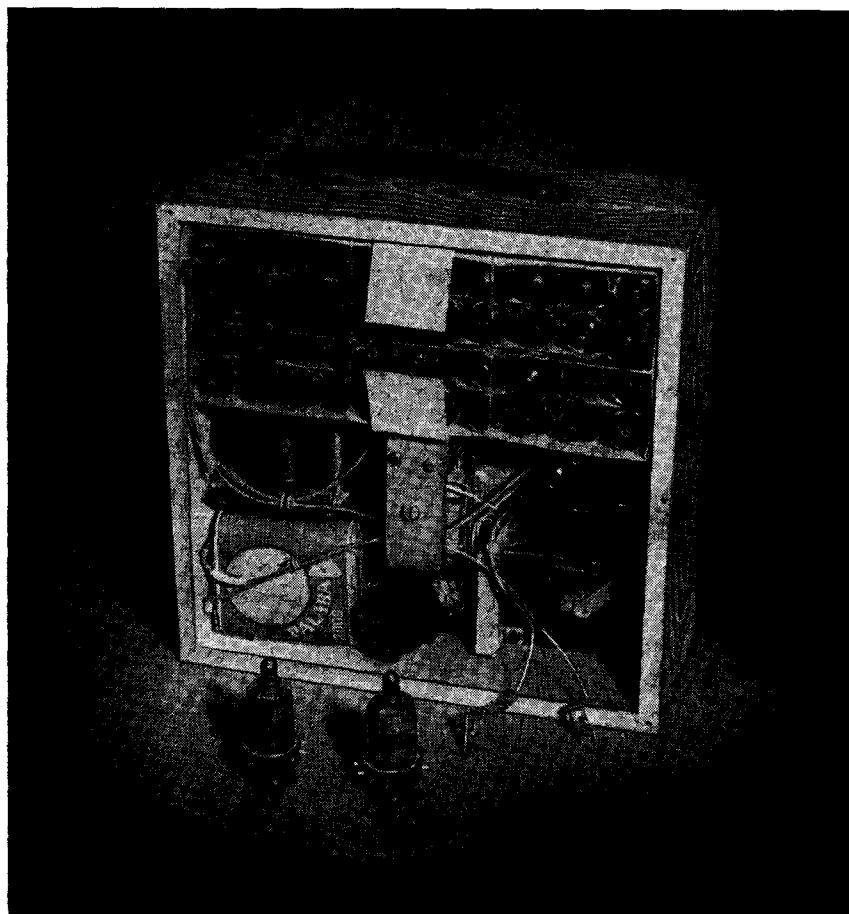Na všechny články připájíme malé kousky drátu; před tím však musíme spájet místo oškrabat nožem, aby bylo úplně čisté. Naneseme na ně trochu kalafumového roztoku a pak rychle spájíme. Články nesmíme příliš ohřát. Nejprve spojíme jednu delší řadu, po druhé se vrátíme zpět, pak spojíme třetí, stejně čtvrtou; vývody tak vyjdou při jedné kratší straně



baterie. Opatříme si dvě mosazné plechové zdířky průměru 3 mm, na které připájíme kousky drátu. Pak je povlékneme dobrovou a silnou špagetou. Takto izolované zdířky zasadíme blízko koncových vývodů mezi články a vycházející drátky spojíme na koncové póly + a - 60 V. Důklivě upozorňujeme, že je nutno celé práci s bateriemi věnovat péci a pozornost, protože při spájení a čištění článků dojde snadno ke zkratu, který působí na baterie „smrtelně“. Stejnou opatrnost doporučujeme při propojování jednotlivých řad, abychom nespojili náhodou některé skupiny nakrátko. Isolace mezi články musí být dobrá, protože náhodný dotyk dvou sousedních článků znamená zkrat třeba poloviny baterií. Spojenou baterii zalijeme shora asfalem. Při tom ucpeme obě vývodní zdířky, aby asfalt do nich nemohl. Jeho hladina má být v úrovni výšky krabičky. Krabičku s články přitom po stranách opřeme nebo ji svážeme motouzem, aby se stěny hydrostatickým tlakem neroztáhly. Baterie by se potom nevešla do skřínky. Její životnost jest velká, při celkové spotřebě přístroje asi 3 mA se po případě dříve zkazí korosí kališků než vybitím.

Zbývá zhotovit spojky zdířek X Y a M N na přední desce. Vyrobíme je ze dvou rozebraných banámků, jejichž vnitřky spojíme kouskem silnějšího plechu. Můžeme použít i běžných sítových zástrček, spojíme-li kouskem drátu jejich kolíčky. Hotové svorky zastrčíme do dvojic zdířek X a Y, M a N. Tím máme zapojen vestavený reproduktor a anodovou baterii.

Uvedení do chodu:


Ted můžeme zkoušet. O správném zapojení se přesvědčíme kontrolou spojů. Věnujeme pozornost zvláště napájecím obvodům, abychom chyboum připojením anodové baterie nespálili elektronky. Proto označme zřetelně vývody k bateriím, abychom se nemohli zmýlit. Máme-li jistotu, že je vše správně zapojeno, připojíme žhavicí baterii a zapneme spinač. Vlákna elektronek mají červeně zářit. Je-li to v pořádku, zapneme opatrně anod. baterii. Tu se zpravidla z přístroje ozve nějaký projev, alespoň jemné zvonění. Zpětnou vazbu úplně uzavřeme otočením kondenzátoru upravo a pomalu otáčíme ladicím kondenzátorem. Na některém místě se ozve známý hvizd. Naladíme jeho

Po odnětí zadní stěny jest odkryt pohled na anodovou baterii, vlevo dole baterie žhavicí (volné skřipce pro další žhavicí baterii); magnet reproduktoru, nf transformátor a objímky elektronek. Konce lepenkového pásku usnadňují vytažení anodové baterie. Vpravo přístroj bez skřínky. Rámová antena, jež umožňuje poslech téměř všude, je navinuta na rozpěracích svorníčských čelní a nosné desky.

největší hloubku a povolíme zpět vazbu, až uslyšíme místní stanici. Hvízdání nikoho neruší, protože rámová antena vyzařuje nepatrně. Máme-li důkaz o správném chodu, pokusíme se stejným způsobem zachytit i jinou stanici. To se zpravidla podaří také, pokud nejsme v železobetonové budově, kde příjem na rám nebyvá valný. Největší hlasitost příjmu najdeme zkusem otáčením přístroje tak, aby rovina rámu mířila k vysílači. Tento přijimač má značnou selektivnost; bývá zapotřebí obratné práce s knoflíky, abychom i místní stanici správně vyladili. Při provozu však rychle získáme cvik.

Pracuje-li nás přístroj správně, můžeme jej vložit do skřínky. Ta je velmi prostá. Skládá se ze čtyř prkének, spojených v rozích některým osvědčeným truhlářským způsobem. Na skřince hodně záleží, protože je celá vidět. Může být ovšem z obyčejného měkkého dřeva; povrch je dobře mořit na hnědo. Při výrobě se držme rozměrů, jak jsou v návrhu, aby se přístroj do skřínky vešel. Na vrchní stranu můžeme upevnit kožené držadlo, které koupíme u braňáře. Pisateli se osvědčil řemínek, přišroubovaný na boční stěny skřínky. Přijimač pak nosíme přes rameno jako fotografický aparát. Je-li přístroj v pořádku, odpojíme baterie a vestavíme jej do skřínky. Tato práce je jasná ze snímků a výkresu. Jestliže jsme pracovali přesně, jde sestavování hladce. Skřinku a vlastní přijimač spojíme čtyřmi šroubkami do dřeva, zavrtanými do otvorů v rozích přední desky. Pak opět vložíme do přístroje baterie a zkusíme, zda správně pracuje. Čtyřmi šroubkami připevníme ještě zadní stěnu z libovolného izolačního materiálu a jsme hotovi.

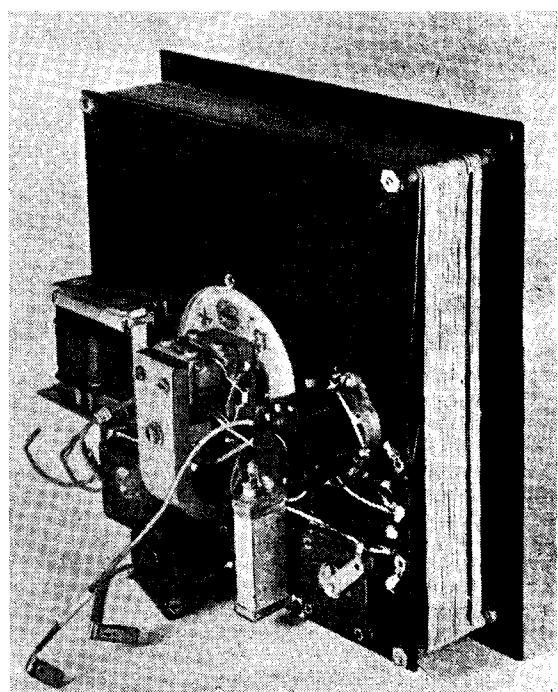Večer vyzkoušíme, co přístroj dovede s dobrou venkovní antenou a na sluchátka. Místní vysílače není možno vyladit naplně, jduou nesnesitelně silně. S použitím zpětné vazby se podaří zachytit řadu cizích vysílačů, z nichž některé i na rám.



Vyzkoušejme přístroj také se zvětšeným anodovým napětím a s dobrým reproduktorem. Rozpojíme dvojice zdířek X Y a M N. Mezi M a N zapojíme další anodovou baterii o napětí asi 60 V, a to — pól na M a + pól na N. Dynamický reproduktor s výstupním transformátorem připojíme mezi zdířky Y a N. Po spuštění budeme překvapeni, jak stoupne hlasitost a jakost přednesu. Mnohý čtenář se snad podiví, proč jsme hned nenavrhli tento přístroj s dynamickým reproduktorem a vyšším anodovým napětím. Přijimač má však být především levný, lehký a každému dostupný. Dobrý reproduktor s výstupním transformátorem stojí sám téměř tolik, zač pořídíme celý přístroj. Mimo to je velmi těžký. Malé dynamiky, které dnes zaplavují trh, jsou většinou nevalné, takže je použitý magnetický reproduktor stále o třídu citlivější. Zvětšení anodového napětí by mělo za následek i podstatné zvětšení rozměrů celého přijimače. To by však nebylo výhodné, protože u přenosného přístroje je dobrý každý ušetřený centimetr.

Proto však nemusí vzniknout obavy, že by přístroj v uvedené formě nevyhovoval. Autor na něj poslouchá při svých cestách vlakem a mnozí cestující na trati Praha—Nymburk si vzpomenují, jak se ve vlaku poslouchalo mistrovství světa v hockeji. Při jízdě je ovšem velký hluk, proto můžeme poslouchat jen na sluchátka, v nichž slyšíme obě místní stanice v plné síle, je-li však vlak v klidu, může se celé oddělení „kochat“ tóny a zvuky, které využuje tato dvoulampovka.

Zvláště v přírodě je poslech dobrý, ale přístroj hraje i v tramvaji. Zajímavé je sledovat únik, který způsobují domy nebo kopce. Špatný je příjem ve vnitřní Praze v okolí Václavského náměstí, kde je třeba ticha, chceme-li rozumět při poslechu na reproduktor. V takových případech však prostě připojíme sluchátka a můžeme poslouchat opět v plné síle. Nezapomeňme při tom vyřadit vestavný reproduktor rozpojením zdířek X a Y, ubíral by značně tónové energie. Ve svém bytě na Vinohradech poslouchá však autor obě místní stanice pohodlně na reproduktor. Při používání přijimače mimo domov nezapomeňte vzít s sebou koncesní listinu, aby ste nedali některému horlivému úřednímu orgánu přeplítost k zákroku. Přístroj vám bude jistě spolehlivě sloužit, přestože bude — soudíme podle sebe — pracovat za těžkých podmínek.

Nový detektor


V laboratořích Hopkinsovy university v Baltimore se podařil objev, který může mít převratný význam. Jak to bývá, byl učiněn náhodou při bolometrickém měření s kovem columbiem. Proužek, používaný jako člen bolometru při nízké teplotě, měl připojen reproduktor k názornějšímu sledování pozorovaných zjevů. Když byl odpojen zdroj, udržující teplotu na stupni, při němž je sloučenina columbia citlivá na infračervené paprsky, ochladil se proužek na teplotu -260° vlivem tekatého vodíku, který jej obkllopoval. V tom okamžiku se z připojeného reproduktoru ozval hlasitě pořad místního vysílače; byl to tedy přijimač bez elektronek a bez jiné energie než kterou toto zvláštní zařízení samo zachytilo. Podle zpráv je pozorovaný zjev připisován vlivu velmi nízkých teplot na vodivost, které u použitého materiálu vyvolávají neobyčejně dokonalý usměrňující účinek.

Z PRACÍ ČTENÁŘŮ

Objímky pro malé elektronky

V jednom z minulých čísel Vašeho časopisu zaujal mne návod na nejmenší dvojku. Mrzelo mne jen, že je do něho nutno elektronky připájet, protože jejich objímky by zabrały příliš mnoho místa. To znamená při poruše některé z nich vybourat půl aparátu a pak jej zase pracně sestavovat.

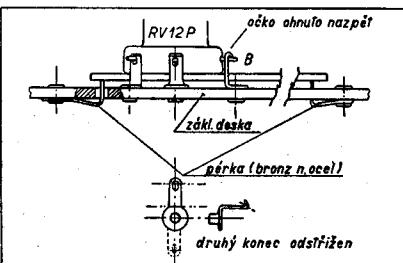Na stole mi ležela obyčejná spájecí očka na zanýtování, a tu mi napadlo, použít jich jako kontaktů pro elektronky. Vyzkoušel jsem to se dvěma RVL2P2000, a protože se nápad osvědčil, sděluji jej ostatním.




Do základní desky přístroje (která je ovšem z isolantu) zanýtujieme očka na patřičném rozestupu (jde to bez měření), tak, že elektronku posadíme na papír a okreslíme si patřičná místa tužkou tak, abychom do jejich horních dírek mohli zavést nožky elektronky. Pod elektronkami provlékneme pásek isolantu B, který je od základní desky odtačován dvěma párkami C, takže pevně tlacičky nožky na zanýtku konce oček a tím vyrovnává event. nepřesnosti výrobni (nepřesné nýtování, sama očka nejsou vždy přesně stejně dlouhá). Odtačování pásku B lze provést i spirálovými pružinami, nebo může mít každá elektronka vlastní péro, takže pásek B vůbec odpadne.

Dotyky jsou při troše pečlivé práce velmi dobré a nezlobí ani při přenášení a otřásání.

O. Žemlička,
Kutná Hora, p. sch. 50/S.

Nejlevnější usměrňovač pro nabíjení akumulátorů.

Elektrická přípojka v domě amatéra není vše, přicházíte-li ve styk nejen s přístroji sítovými, nýbrž i bateriovými. Tu potřebujete zdroj proudu, akumulátor, a k němu ovšem i nabíječ. Jak obtížné, zdilouhavé a nákladné je dávat akumulátor nabíjet, to ví každý, kdo to zkusil, nejdříve ani na nešetrnou obsluhu při nabíjení v určitých dílnách. Máme-li však sami elektrický proud střídavý, pomůžeme si pořízením vlastního nabíječe, za

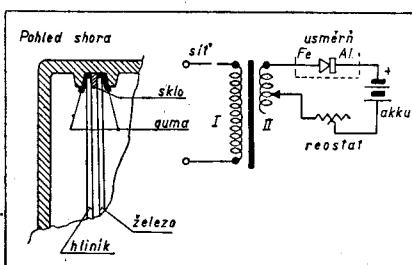

cenu, která sotva převyší cenu za jedno nabíjení živnostenské.

Hlavní součástí je elektrolytický usměrňovač. Jak pracuje, o tom se dočtete v článku „Vlastnosti a složení elektrolytických ventilů“ v 5. čísle RA z r. 1942.

Předně musíme sehnati starou nádobu po akumulátoru. Tato je uvnitř žebravaná. Do mezer, ve kterých byly desky akumulátoru, vložíme desky dveře, a to jednu železnou, Fe, a druhou z čistého hliníku, nikoliv duralu nebo podobných, dnes častých slitin. Obojí jsou z plechu 1 až 2 mm silného, od sebe izolované, s mezerou asi 2 až 3 mm. Provedeme tak, že mezi desky dáme po stranách kousky skla nebo pertinaxu. Desky v nádobě utěsníme kousky gumy (viz obrázek). Železné desky spojíme navzájem a vyvedeme, s hliníkem uděláme totéž (ke spojování použijeme téhož materiálu, z něhož jsou příslušné desky). Tím jsme spojili jednotlivé články paralelně, abychom dosíti větší proud. Poté si opatříme uhličitan amonné. Na litr elektrolytu je ho třeba 20 dkg. Koupíme jej v každé drogerii a stojí 20 dkg asi 3,50 Kčs. Uhličitan amonné nasypeme do destilované vody, rozmícháme a elektrolyt je hotov. Nalijeme do nádoby s deskami, aby byly celé ponofeny, přidáme vrstvičku oleje, aby se elektrolyt nevypařoval, a můžeme nabíjet.

Z transformátoru, z něhož odebíráme zmenšené napětí pro nabíjení, vede jeden pól na akumulátor a druhý na železné desky usměrňovače. Z hliníkových máme kladný pól. Do nabíjecího obvodu zařídíme ampérmetr a dovolený proud pro akumulátor nafidíme reostatem, improvizovaným po případě kusem železného drátu. Je nutno poznámenat, že napětí na transformátoru musí být větší než má akumulátor, a to až několikrát. Nejlépe je míti transformátor s odbočkami a zapojiti na takovou, aby proud vyhovoval s reostatem na krátko.


Jak je vidět, pořizovací náklad je malý a ani používání není drahot. Tento nabíječ mám a dobré se mi osvědčil.

J. Gallistl,
Žaltice 1, p. Velešín.

Může superhet rušit?

Obecně trvá názor, že výsada rušit součinní posluchače je vyhrazena dvoulampovkám „se zpětnou vazbou do antenního obvodu“, jak zní úřední terminologie. V jisté domácnosti pracují však dva amatérské superhety s mif v okolí 460 kc, a jsou-li oba vyládeny na týž vysílač, ozývá se z jednoho hvizdu závislý na ladění a dosíti protivný. Poštězený přístroj pracuje se sítovou antenou, zatím co druhý má antenu venkovní. Ukázalo se, že hvizdy působí vyzařující oscilátor, který při ladění na týž vysílač závislý na ladění a dosíti protivný. Poštězený přístroj pracuje se sítovou antenou, zatím co druhý má antenu venkovní. Ukázalo se, že hvizdy působí vyzařující oscilátor, který při ladění na týž vysílač závislý na ladění a dosíti protivný.


Nesprávné je tu vyzařování oscilátoru mimo přijimač, které možná souvisí s tím, že přístroje nejsou řádně uzemněny, uzemnění zastává síť, jež také roznáší signál. Na větší vzdálenost nemůže patrně působení nastat (tlumivky v elektroměru), antenou se signál oscilátoru ven nedostane, protože by musel projít odlišně laděným vstupním obvodem. Bud jak bud, i „král přijimačů“ (tak se kdysi říkalo superhetu) může rušit, a proto pozor na jeho slabostky.

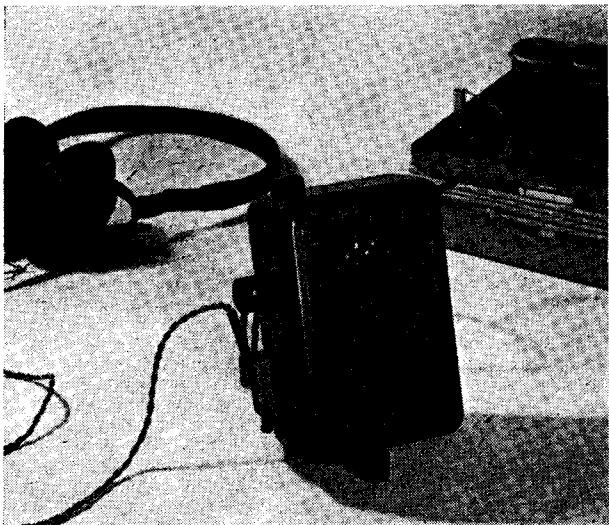

NASLOUCHACÍ PŘÍSTROJ PRO NEDOSLÝCHAVÉ

Abychom se uchráhili výtky, že popisujeme přístroj, který nikoho z čtenářů nezajímá, připomeňme, že tento návod vznikl nejenom jako praktický doplněk článku MUDr Karla Sedláčka v loňském čísle 12 a jako prototyp ukázky z dnešní rozšířlé zahraniční výroby, kterou jsme ilustrovali zmíněnou theoretickou úvahou, nýbrž také jako odpověď na několik dotazů našich přátel, žijících v okolí osob postižených nedoslýchavostí, kteří chtějí přispět k úlevě jejich osudu vlastními silami. Prohlídkou zahraničních přístrojů — nebyl to jenom onen přístroj, jehož snímky a schema najde zájemce na str. 300 až 302 loňského ročníku — bylo potvrzeno, že nejde o úkol mimo slyzku ženěho radioamatéra, a že jsou tu vlastně dvě podmínky celkového úspěchu: malé baterie a vhodné sluchátko. Mikrofon a samotný zesilovač jsou vcelku snadným úkolem, i když se vynasnažíme dosáhnout týchž malých rozměrů, jaké mají zahraniční vzory. Platí to i dnes, kdy jsme ve výběru součástek dosti omezeni.

Podařilo se vestavět vhodný třistupňový zesilovač do bakelitové krabičky na mýdlo rozměrů $9,6 \times 6,8 \times 4,2$ cm, jaké jsme již několikrát použili a kterou dnes prodávají drogerie. Malé elektronky, pro přístroj nezbytné, jsou jen vhodné vojenské typy z výrodeje, v našem případě skromná bateriová pentoda RV2,4P700; vystačí pro všechny tři stupně. Při stavbě, nijak zvlášť stísněné, zbylo v krabičce místo i pro mikrofonovou vložku, ba dokonce pro malý výstupní transformátor. Jeho použití však nám, kteří jsme se prozatím spokojili s obyčejným sluchátkem, zůstalo ušetřeno. Snímky prozrazení dostatek podrobnosti, spolu s náčrtkem montáže, která také dosvědčuje, že jsme se snažili nezkrátit naše použivatele o žádnou z přednosti přístrojů zahraničních. Jsou to jednak orgány řídící, spinač i řídící hlasitosti, jednak drobné zástrčky pro připojení baterií, které usnadňují použití přístrojů v složitějších případech, kdy se přívody provlékají šatstvem. Dospělí mohou na př. baterie uložit v kapse šatů a přístroj sám nosit buď ve vnější náprsní

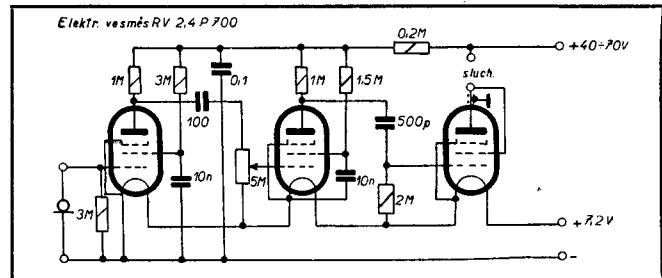

Nahoře vyskoušené zapojení, vlevo hotová pokusná souprava sluchadla, vyrobená z dostupného materiálu.

podařilo se nám zatím přivést k takové skromnosti, aby vystačilo s malým dosažitelným tónovým napětím. Nepovažujeme tento stav za konečný a věříme, že malý zesilovač podaří se nám doplnit vhrzku i malým sluchátkem.*

Nedostatkem použitých elektronek je dosi značné žhavící napětí. Vedlo by při paralelně spojených vlnárnách k nezbytnosti používat žhavícího reostatu, protože 2,4 V nezískáme s běžnými články jinak. Proto jsme zatím vyzkoušeli spojení vlnáren v serii, jímž dosahujeme napětí 7,2 voltu. Budeme tedy přístroj žhat v pěti články po 1,5 V, spojenými za sebou, které dají dohromady 7,5 V, a čerpáme z nich proud 50 mA. Spojení elektronek paralelně by bylo však také možné, a řízení hlasitosti mohl by zastat žhavící reostat, jak jsme to rovněž viděli u továrních přístrojů. Obvyklé suché články pak dosi brzo klesnou po 1,5 V, takže by elektronky nebyly přežhaveny.

Elektronky jsou připevněny (šroubkování v závitech pro manipulační knoflík v patci) k plechovému rámu, který tvoří kostru přístroje. Část rámu je z pertinaxu a nese jednak trojici kolíků k připojení baterií, jednak zdířky k připojení sluchátek. Kolíky vyrábíme zapájením měděných drátků sily asi 1,5 mm do zanýtovaných spájecích oček, zdířky jsme vytvořili z dutých nýtků asi 2 mm silných. Příslušné zástrčky nebo zásuvky jsou z týchž součástí, zasazených a zapevněných mezi celuloidové destičky spolu s připájenými přívody z kabelku tolex podobně, jako u kapesní jednolampovky, popsáne v čísle 8/1946. Na vhodném místě je do rámu z plechu upevněn řidič hlasitosti a jednoduchý spinač. Elektronky jsou připojovány spájením přímo na své dotyky, tedy bez použití rozměrných objímek, a ostatní nečetné součásti, odpory a kondenzátory, využívají mezer mezi nimi. Do krabičky, jež je schránkou pro celý zesilovač, je rám upevněn několika jemnými šroubky, a nad vlastním přístrojem zbude ještě dosi místa pro uložení mikrofonní vložky. Je buď taková, jako jsme popsalí v letošním čísle t. 1. na str. 44, nebo koupená krytalová vložka Roneette, jejíž cena je asi 350 Kčs. Rozumí se, že použijeme jen samotné vložky, ne celého mikrofona s plechovou krabičkou, která by byla pro naš přístroj příliš těžká a rozměrná. Připojíme jej ohebnými kablky přímo na mřížku a kostru, a protože přístroj musí být stíněn, aby nebyl citlivý na přiblížení ruky v oblastech, kde se v prostoru toulá střídalé elektrické pole, vylepíme krabič-

* Toto se mezičím stalo: pro příští číslo máme přichystáno amatérské magnetické sluchátko rozměrů liskového oršku.


ku staniolem. Její vnitřní povrch při tom zdrsníme skelným papírem, aby kovová folie dobré držela, lepíme ji celuloidovým lakem a postaráme se vhodným způsobem o její připojení ke kostře přístroje.

V místě mikrofonu vyvrtáme ve víčku krabičky síť dosti drobných dírek. Nesmí mít příliš málo otvorů, protože pak podporuje přenos hlubokých tónů, což je pro většinu případů nezádoucí. Mikrofon sám nesmí být spojen s krabičkou šroubkou nebo podobným tuhým způsobem, protože by přenášel kdejaký jemný dotyk nebo šustení látky obkleku po skřínce. Uložíme jej do vaty, která tento přenos omezí na snesitelnou míru, přičemž v místě membrány musí být volné místo, aby vata nerušila přístup zvukových vln. U mikrofonu amatérské výroby, který má membranu volnou, pokusíme se i toto spojit s nulovým potenciálem, t. j. s kostrou přístroje,* a při ukládání dbejme, aby vata, která mikrofon nakonec sevře, nepromáčká membránu. Přístroj i přitom obětavě pracuje, citlivost mikrofonu však klesne a přístroj je sám zbytečně nedoslychavý.

Přiznáme se, že jsme tento aparát stávěli i zkoušeli dosti dlouho, jak je to omluvitelné u prvního vzoru neobyčklého přístroje, a také proto, že jsme se poukouseli pohnout jej ke spolupráci s našimi krystalovými sluchátky. Za tu dobu jsme si ověřili leckteré skutečnosti, které jsou pro tento druh zařízení příznačné. První z nich je neobvyčejná citlivost zesilovače ve spojení s běžnými radiofoničními sluchátky na šum a hluk. To ztěžuje srozumitelnost i pro normální sluch, natož pro sluch s úbytkem citlivosti vysokých tónů. Proto bývá nutné omezit přenos hloubek. To se dá provést, jak jsme se zmínilí, zmenšením mřížkového svodu první elektronky, dále zmenšením vazebních kondensátorů následujících stupňů, jež jsou ve schématu vyznačeny jako 100 a 500 pF. Pod hodnotu 100 pF není však radno jít, neboť pak klesá vinou kapacitý mřížka-kathoda citlivost pro všechny kmitočty všeobecně. Další možnost je zkuské zmenšení blokovacích kondensátorů stínicích mřížek z původních 10 nF = 10 000 pikofaradů až třeba na desetinu. Správné by bylo, aby každý postižený měl křivku

* Nepolekejte se poněkud neestetického způsobu, jak se to dá učinit: přívodní pásek folie přitmelíte k okraji membrány v o d i v ě ušním mazem, který po zaschnutí dobré drží a při tom vodi.

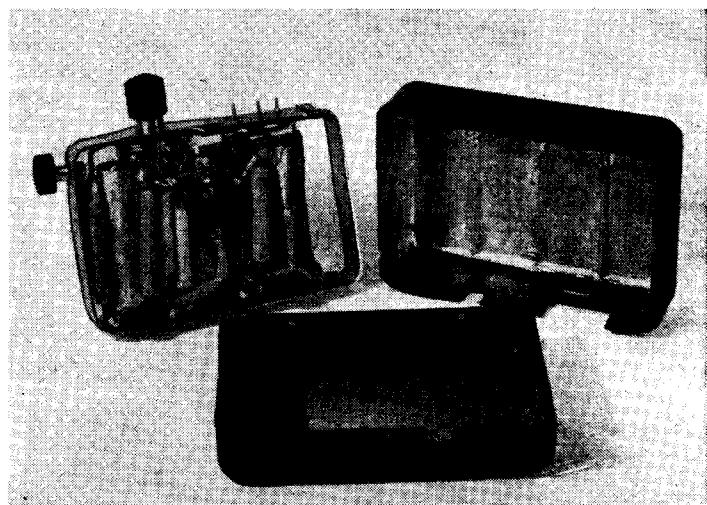„Explodova-ný“ snímek zesilovače.
Vpravo zbývá místo pro drobný vý-stupní trans-formátor, kdyby ho pro speciální slu-chátko bylo zapotřebí.



citlivosti svého sluchu, získanou lékařským vyšetřením audiometrickým. Při prozatímném zkoušení můžeme se však pokusit přizpůsobit se stavu jeho sluchu omezováním hlubokých tónů v kmitočtové charakteristice, po případě vyzkoušením různých sluchátek. Běžná magnetická sluchátka jsou však většinou nevalná a přenáší výšky spatně.

Další bolestnou otázkou jsou baterie. Dosud není na trhu dosti malá anodka s napětím 60 V, až na výrobek firmy Bateria, který vidíme na snímku a který má rozměry 5×12,5×14,3 cm. I to je ovšem poměrně značná velikost, musíme tedy ještě čekat na další pokrok této výroby u nás. Je jasné, že ve stavbě baterií je omezování rozměru při zachování zatižitelnosti a odběru proudu slabým vývojovým směrem, který jistě nezůstane nevyužit. Prozačím je však i uvedená anodka cenným příspěvkem, tím spíše, že vydrží s přístrojem o malé spotřebě (asi 1,5 mA) velmi dlouho. Odhadujeme životnost na 500 provozních hodin. U baterie žhavicí musíme se spokojit s životností menší, tam však cenově ani manipulačně není omezení tak bolestné.

Ti z našich přátel, kdo mají ve svém okolí nedoslychavého, mohou se tedy s dobrou vyhlídkou na úspěch pokusit o ulehčení jeho údělu. Pro trvalé použití na jednom místě by bylo lze sestrovit i přístroj síťový, kde by na př. využíval dvoustupňový zesilovač s dvěma RVI2P2000 nebo pod., napájený přes transformátorový (od sítě izolovaný), dokon-

nale filtrovaný síťový přístroj nepřenosný, takže by nedoslychavý přenášel jenom zesilovač s mikrofonem a sluchátkem, po případě jen mikrofon a sluchátko. Věříme, že důvtip radioamatérů osvědčí se i zde zlepšením a úpravami tvaru i rozmerů.


Věčný vakuový blesk

Fotografové mezi námi dovedou ocenit, co značí pro jejich práci čistotný a vydátný mřížkový světelný zdroj, zvaný vakuový blesk. Krátce po konci války jsme slyšeli z Ameriky zvěst o tom, že nový takový zdroj snese několik set zapojení, a není tedy zapotřebí měnit jej po každé expozici a na reportáž nosit s sebou větší množství rozumných banánek. Tato zvěst se zdála téměř záhradou, než byla odkryta podstata. Nejdé o hořlavou náplň s přiměřeným množstvím vázaného kyslíku, jako dosud, nýbrž o výbojku, podobnou běžným doutnavkám. Výbojka je s to prostě vystřílená až asi 300 mA sekund, a protože to trvá asi desetitisíci vteřiny, je průměrný proud v oné krátké době řádu 3000 ampérů. Ten způsobí mohutný výboj, rovněž zratický, prakticky bílý a neobvykle vydávající, takže dobré zastane zdroj pro mřížkové snímky. Výboj se může opakovat několikrát za minutu, a udává se, že výbojka snese více než 10 000 blesků.

Podstatnou újmou je ovšem okolnost, že k chodu nestáčí obyčejná baterie nebo prostá přípojka světelné sítě, nýbrž zvláštní usměrňovač, rovněž napájený ze sítě, který nabije kondensátor řádu desítek mikrofaradů napětím ne menším než 2500 voltů. Tento kondensátor se poté vybije výbojkou a dodá ji energii pro blesk. Usměrňovač pro 2500 V a kondensátor na př. 120 μF, který má snést 2500 V, to je ovšem nemalý problém, který použití komplikuje, stejně jako nebezpečné vysoké napětí usměrňovače. Pro to vše bude tato výbojka vhodným doplňkem laboratoře pro snímky rychle proměnných zjevů a pro jiné fotografické práce bude využita jen výjimečně. Výbojky tohoto druhu vyrábí mimojiné firma Sylvania. RN146.


Výkonná krystalová přenoska

Známí výrobci piezoelektrických přenosek, Shure Brothers v Chicagu, nabízejí v prosincovém čísle Radio News za 4,45 dol. vložku a za 6,10 dol. celou přenosku zdokonalené úpravy s převodem mezi jehlu a krystalem. To zlepšuje přenos hlubokých tónů. Přenoska dává při střední síle záznamu 4,8 V, maxima dosahuje 40 voltů, takže přenoska může napájet přímo koncový stupeň. Tlak na jehlu je jen asi 30 gramů.

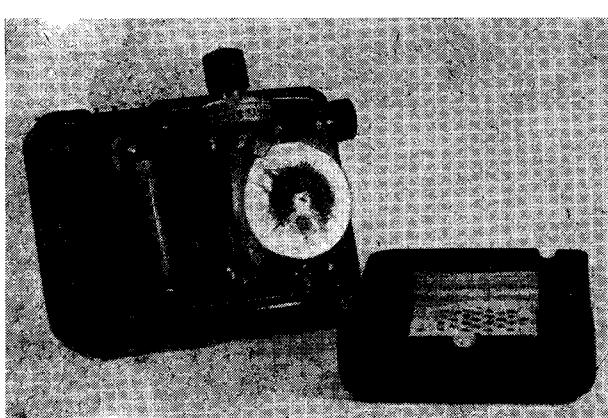

Sluchadlo, t. j. vlastní zesilovač po odnětí víka mikrofonu. Je vidět vylepení staniolem, mikrofonová vložka krystalová podle návodu v 2. let. čísle na str. 44.

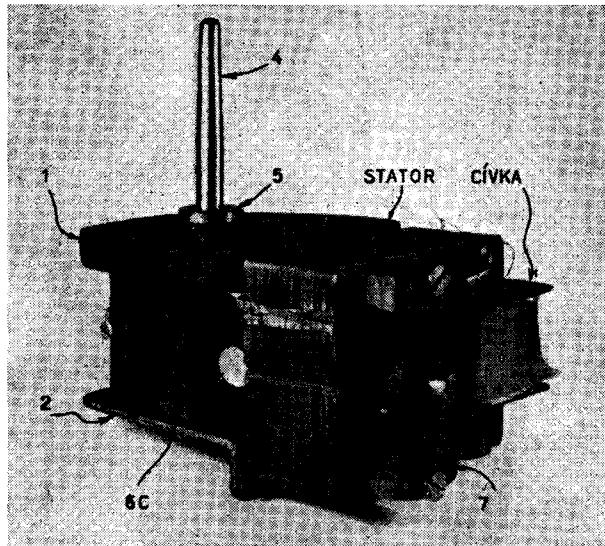Elektronky, zakryté stínicími trubičkami z folie, jsou téměř zakryty okolními součástkami.



ASYNCHRONNÍ MOTOREK PRO GRAMOFON

Asynchronní motorek je oblíbenější než výrobně jednodušší synchronní proto, že se sám rozbihá a dovoluje nastavit otáčky. Motorek synchronní napak sleduje přesně kmitočet sitě; v dobách, kdy elektrárny pracují s kmitočtem menším, točí se pomaleji, a hudebníku s absolutním sluchem vadí rozdíl leckdy až o půltón, s nímž je potom skladba přenášena. — Hlavní potíží je výroba statorových plechů, pro niž si autor vyrobil zjednodušený řez.

Podmínkou je jistý stupeň nástrojařské dovednosti, a ovšem možnost použití lisu k ražení plechů. Jinak není výroba motorku složitá. Stator je složen z plechů. Hodi se plech křemkový (transformátorový), nepříliš tvrdý, obvykle 0,35 mm silný. Není-li možné opatřit si jej v tabuli, vystačíme i s černým plechem železným, síly asi 0,5 mm, z něhož nastříháme obdélníky podle náčrtku na pravé straně výkresu. Obdélníky pro páli statoru stáhneme jednoduchým přípravkem ze dvou železnych pasů a šroubů, provrtáme otvory pro šrouby a nýtky a jimi protáhneme prozatímní stahovací šrouby. Krajní plechy vypilujeme podle výkresu z plechu síly 2 mm na přesný obrys statoru. Poté vypilujeme tvar statoru ze stažených plechů, při čemž zejména poloválcová dutina musí být přesná. Pilkou na kov prořízeme drážky pro závity nakrátko. Po dokončení obou částí statoru plechy rozebereme, srazíme břity, vzniklé pilováním, a plechy nalakujeme fídkým roztokem černého lihového laku, aby byly po stažení od sebe izolovány. Pozor, abychom je zbytečně nepřeházel; malé nepřesnosti vždy zbudou, a povrch statoru by pak nebyl hladký.

Pisatel si pro výrobu plechů vyrobil několik řezů. Pro vyražení dírek (operace II) z obdélníčků, nastříhaných předem (I) postačí řada průbojů ze stříbrné oceli, zasazených v desce s válcovitou částí, připravenou k upevnění do lisu. Matricí je deska s odpovídajícími otvory, které provrtáme současně s deskou patrice; a pro malý počet plechů může být matrice jen

Na rozdíl od návodu v loňském čísle 1 na str. 20, je zde popsána domácí výroba kopie továrního motorku, do té míry věrná, jak to dopouštějí možnosti domácí dílny. Popisovaný motorek se dobré rozbihá a má výkon, který postačí i pro poohon deskového měniče.


z ocelového plechu 2 mm silného, upevněného na desce z měkkého železa. Při další operaci (III) vykousne prostý kruhový řez z obdélníčku půlkruhový výrez pro rotor. Téhož řezu můžeme použít pro výrobu kotoučků pro rotor. Nakonec zbude vystrížení obdélným řezem, zase docela prostým, pravouhlým výrežem pro statorovou cívku. Méně zdatní čtenáři nám odpustí, že na tomto poměrně složitém námětu nepopisujeme zhotovení amatér-

ských řezů přesně. Nebyla by to vhodná práce pro člověka, jehož největším nástrojem je zámečnický svérák. Ti z čtenářů, jimž je černé řemeslo blížší, ušetří však námahy i času výrobou řezů, i když se chystají vyrobit si jen jeden nebo několik malých motorek.


Stažené statorové díly sbrousíme na dosedacích plochách, možno-li na brusce na plášť, abychom si nevytvorili příliš důkladné spojení nakrátko mezi plechy. Oba díly statoru musí na sobě ležet pokud možná bez znatelné mezery.

Rotor je z téhož materiálu jako stator. Kotoučky se snad podaří dát vylistovat k většemu klempíři, který má lis a kruhové řezy. Poté je provrtáme ve středu, pečlivě stáhneme prozatímní hřidelem, osoustružíme na průměr takový, jako výřez ve statoru. Pak si vyrobíme ocelovou šablounu s obvodovými otvory pro rotorové tyče, a rotorové plechy po vrstvách nepříliš velikých provrtáme asi 3 mm silným vrtáčkem. Musí být ostrý a plechy dobře staženy, a vrták posouváme pomalu (vrtačka stojanová, v ruce by to byla práce beznadějná), aby vrták nevyjel z plechu ven. Provrtané plechy sesadíme zase na pomocný hřidel, provrtáme otvory ještě vrtáčkem 3,5 mm, abychom vyrovnali malé nepřesnosti, které zbyly při vrtání po čátech. Pilkou na kov prořízeme otvorky drážkami.

Pak zavlečeme do otvárek tyče z oblí mědi 3 mm silné, a na jejich kraje měděné kroužky síly 1 mm, provrtané týmž otvorky. Poté stočíme rotorové plechy tak, aby tyče šly šikmo, nejjíleprávě o jednu rozeč. Stočení se daří navlečením ocelové tyče 3 mm, již můžeme na plechy mírně sevřené působit větší silou. Pak potřebme kovově čistý povrch tyče i kroužků spájecí pastou, naneseme hojnost cínu a rotor opětne důkladně stažený bohatě propájíme. Daří se to ovšem jen velikým pajedlem 500 V, a při tom si pomůžeme nahříváním nad plamenem. Dbejme toho, aby cín všude dobře zatekl, neboť činnost motorku záleží hlavně na spolehlivém spo-

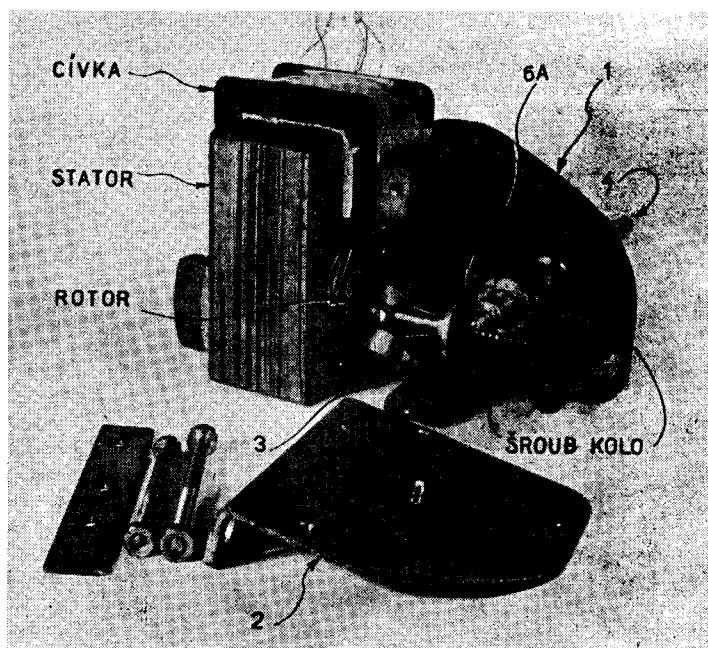

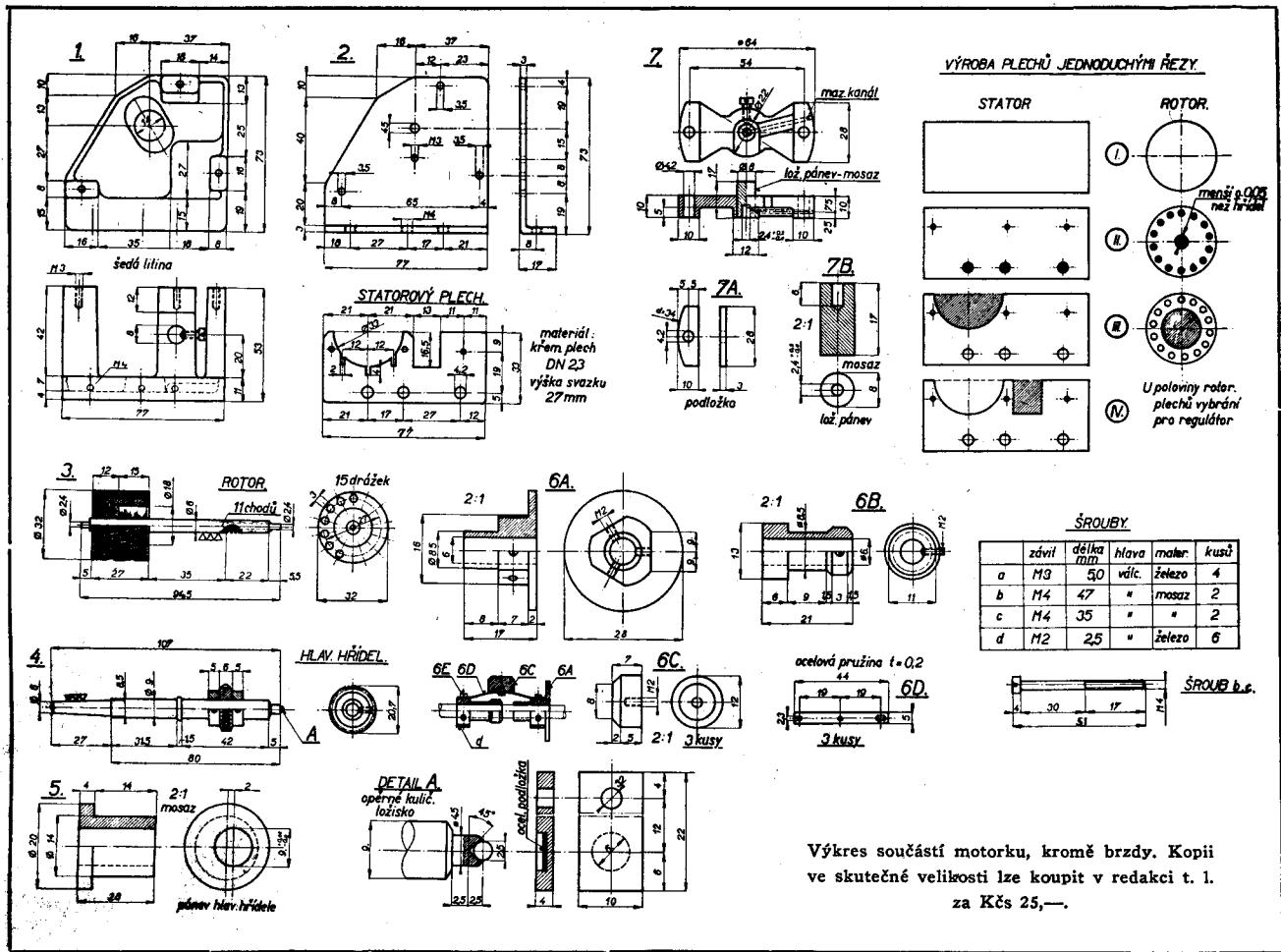Otevřený motorek s pohledem na regulátor a šroubový převod. Lze vidět kraj rotorové klíčky.




lezného plechu a je zcela prostá. Výrobu pochopíme z výkresu.

Nasazování rotoru na hřídelík je choulostivé, protože musíme vystačit s upevněním třením, při čemž nesmí rotor na hřídelíku házet. Otvor v rotoru je o několik setin milimetru menší než průměr hřídele, který pevně zatáhneme do univerzální hlavy soustruhu, šroubem dornitř. Jeho okraj nepatrně zpilujeme do kuželeta a na něj nasadíme rotor, vybráním ke šroubu. Poté nalisujeme rotor pomalým přitahováním koníku tak, až najede do správné polohy na hřídeli. Tuto práci lze provést i ve svéraku, pozor však při použití kladiva na možnost ohnutí nebo křivého vsazení hřídele. Po naražení opracujeme velmi jemně povrch rotoru i vybrání pro regulátor, při čemž jej točíme ve špičkách soustruhu, aby bylo zaručeno, že rotor i hřídel budou přesně sousoše a vše mezi statorem a rotem byla malá. Nakonec rotor vyvážíme tak, že jej hřídelovými osazeními podepřeme na hrotu (jamky v koncích hřídelíku 3; nejsou kresleny) a pozorujeme, zda rotor nepřepadává do stále téže polohy. Při vychýlení musí se zastavit v libovolné poloze. Nerovnováhu vyrovnáme nanesením cínu se strany na rotorové kroužky tam, kde je to zapotřebí. Není-li rotor přesně vyvážen, chvěje se při chodu silně, třese talířem a na hřídeli se brzy uvolní. Také ložiska značně trpí.

Cívka motorku je z perlinaxové nebo lepenkové kostry a má pro 120 V 1000 závitů drátu 0,2 mm. Pro 220 V je tedy zapotřebí 2000 závitů drátu 0,13 mm, při čemž každou vrstvu prokládejme hedvábným párem, na okraji nastříhaným, aby bylo zabráněno proříznutí krajních závitů do spodních vrstev. Lze navinout 2 × 1000 závitů a spojovat je při 120 V paralelně při 220 do série, nebo konečně jedině vinutí s odbočkami úměrnými počtu závitů a asi 0,15 drátu. Při pozorném vinutí nečiní potíž umístit do prostoru pro cívku 2000 závitů z drátu 0,18 mm, jako je tomu u výrobku Paillard.

Stator má ještě závity nakrátko, jež jsou nesouměrně uloženy v drážkách statoru a směřují ze všech tří drážek na touž vnější stranu statoru, ovšemže na každé půli statoru na jinou. Představime-li si, že závity představují směr sil, která táhne za obvod rotoru, máme lehko pamatovatelné pravidlo pro směr točení motorku. Závity jsou tedy tři na každém pólu z měděného pásku asi 1,5 × 3 mm, nebo si je vyrobíme roztepláním měděného drátu průměru 3 mm. Jejich konce na vnější straně rotoru pečlivě spájíme.


A ještě několik praktických poznámek. Při konečném sestavování vytáhneme z kostry bronzová nebo mosazná ložiska hřídele rotoru 3, sestavíme rotor, stator i kostru motorku 1 a 2, sešroubujeme, a teprve když části dobře drží a mají zhruba správnou polohu, vsadíme ložisková pouzdra rotoru a vystředíme jej vzájemným posuvem statoru a kusů 1 a 7 tak, aby se mohl točit a nedřel o stator ani při malé mezeře. Na ní hlavně záleží, jak silný motorek budeme mít. Mezera 0,2 mm, jež je asi mezi amatérských

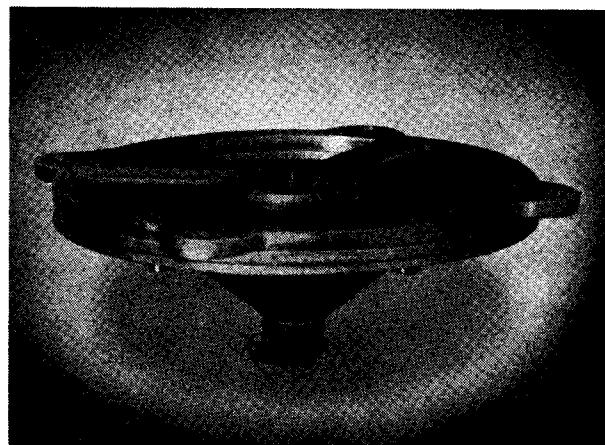

Malý elektro-dynamický REPRODUKTOR

Ing. Josef WEINGÄRTNER

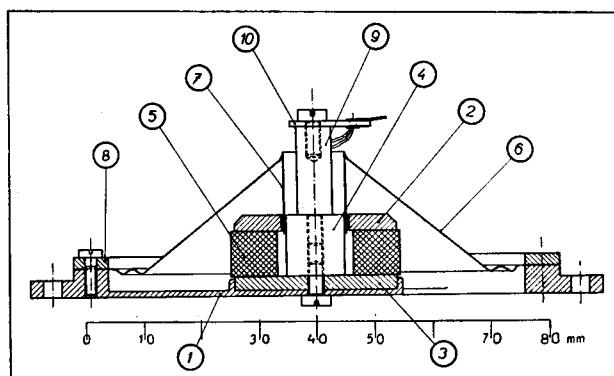Z kousků jakostního magnetu může si dovedný pracovník vyrobit opravdu malý a přece poměrně účinný reproduktor. Ten, který vidíte na snímku, má 84 mm v průměru a 30 mm výšku.



Svého času stavěl jsem malý přijímač s vojenskými elektronkami a potřeboval jsem reproduktor co možná malý. Byl jsem si při tom vědom, že reproduktor o průměru asi 80 mm bude mít poměrně malý akustický výkon, neboť ten je, jak známo, přímo úměrný čtvrté mocnině poloměru membrány. To jsou v tomto případě pouhé 4 cm proti 10 cm u normálního reproduktoru průměru 200 mm. Jeho zvukový výkon u hlubokých tónů bude tedy 2,5⁴, t. j. 39krát menší, než na jaký jsem zvyklí.

Abych přesto dosáhl slušného výkonu, použil jsem magnet ze slitiny Alnico. Pro úsporu místa volil jsem tak zv. ob-

rácenou konstrukci, t. j. magnet umístěn uvnitř membrány. V tom případě ukázalo se i pro její malý průměr zbytečný každé střední, ať pavoučkem nebo brýlemi, tedy jsem je prostě vyneschal. I lehká membrána je dostatečně tuhá, aby stačila při malých amplitudách membrány, které zde jsou, udržet kmitačku přesně ve středu vzduchové mezery. A na víc jsem získal měkké střední.

Jak je patrné z obrázku 2, má reproduktor jen málo součástí, musíme je ovšem většinou vyrábět sami. Kož odpadá a je nahrazen plochým prstencem 1, který nese ve svém středu magnet a současně drží okraj membrány. 6. Vytočíme jej

možnosti, dávala motorku tak značný výkon, že bohatě stačil pro pohon desetišedesátnového měniče. Avšak i mezera 0,75 milimetru, do níž by tedy podle lidového přirovnání bylo lze strčit prst, vyhovela pro obyčejný přehrávací motorek. — Čím větší natočení drážek, tím snazší rozběh. Motorek s drážkami souběžnými s osou se neochotně rozbíhá a libuje si pracovat jako rozptylový transformátor nakrátko. — Hotový motorek někdy bručí. Nepostačí-li důkladné utažení ani prolakování hotového jádra, zkuste ponechat malou mezeru buď v jádru cívky, nebo mezi krajemi statorové části. Vytvoříme ji nejsnáze vložením papíru nebo mosazné folie, jež je užívaná, jako závitu nakrátko, rovněž přispívá k utlumení bručení. Papír nebo folii vkládáme mezi půlkou rotoru do dutiny cívky.

Konec žárovek?

Ve Spojených státech používají k osvětlování stálé částečně studeného světla výbojek, podobných našim neonům, jen upravených pro napájení ze sítě o napětí 115 V, jež je v USA normováno. Z trubek sestavují výrobci ozdobná svítidla závesná, stolní a jiná. Předností nového způsobu je předně světlo bílé barvy, blízké světlu dennímu, dále podstatně větší účinnost, takže téhož osvětlení lze dosáhnout při spotřebě podstatně menší, a konečně okolnost, že tyž světelný tok vyhází z plochy mnohem větší, takže její jas je menší a možnost oslnění rovněž. Jistý obchod nabízí v časopise Radio News stolní lampu s podélným svítidlem přizpůsobeným základnímu tvaru trubice, za 5,95 dol. Spotřeba pro dobré osvětlení je 15 wattů. Až se i nás průmysl dostane k výrobě této novodobých světelných zdrojů, pro něž pohotoví tvůrci jazyka mají už výstižné a zvučné slovo zářivka, bude to patrně počátek konce žárovek, jež je zářivkou transformace je zatížena značnými ztrátami tepelnými.

z duralového plechu 5 mm silného o průměru asi 100 mm. Po vytvoření vyřežeme luppenkovou pilkou střed tak, že zbudou jen tři ramena 10 mm široká. Stejně vytvoříme i výběžky pro uchycení reproduktoru. Po vyvrácení otvorů a vyřezání závitů M2 je nosná část hotova.

Nyní magnet. Ten se skládá ze čtyř hranolků ze slitiny Alnico o rozměrech asi $8 \times 9 \times 11,5$ mm 5 a dvou příložek, horní 2 a dolní 3, vytvořených z měkkého železa. Trn 4 má průměr 10 mm a je provrtán a opatřen závitem M 2,6. Příložky jsou staženy čtyřmi šrouby M 2 a celek je s trnem šroubem M 2,6 připevněn k nosné části 1. Shora je do trnu zašroubován sloupek 9, který nese pertinaxovou destičku 10 se dvěma nýtotvacími očky pro připájení vývodů kmitační cívky.

Kmitačka 7 se pohybuje ve vzdutové mezeře šířky 0,8 mm a je vyrobena běžným způsobem na papírový prstenec výšky asi 15 mm se dvěma vrstvami drátu průměru 0,12 mm smaltu o šířce 3 mm. Membránu 6 dostaneme běžně koupit u větších obchodníků s potřebami pro amatéry a kmitačku do ní zlepíme dobrým celuloidovým lakem.

Při montáži nejprve upevníme magnet na nosný prstenec, pak vsuneme kmitačku do vzdutové mezery a z vnitřku ji uklínujeme proužky papíru. Pak převlékneme svrchu membránu (opatrň, aby chom kmitačku nesesunuli dolů), připevníme okraj membrány kruhem 8 a styčné místo kmitačky a membrány dokonale spojíme celuloidovým lakem. Po zaschnutí vyvedeme konec kmitačky ke spájecím očkům a reproduktor můžeme vyzkoušet. Kruh 8 dává možnost kmitačku v mezeře dodatečně vyrovnat.

Reprodukтор nezapomeňme opatřit „košíkou“ z tenkého, hustého plátna, kterou přetáhneme zpředu a vzadu nad pertinaxovou destičkou s vývody svážeme.

Výstupní transformátor pro RV12P2000, zapojenou jako trioda (s ní zpětnou vazbou ze sekundáru, viz RA 1/1947 „Lidový superhet“). Na jádře 16×16 mm s okénkem 2 cm^2 je navinuto 3750 závitů drátu průměru 0,08 mm smalt. Sekundár: 56 závitů drátu průměru 0,7 mm, plechy střídatelové skládány.

Poznámka: Hranolky ze slitiny Alnico budou asi největší potíží. Sám jsem je



výkres součástí reproduktoru, vesměs z hliníkového plechu a drobných železných částí. Součásti miniaturního reproduktoru, který se vejde do dlaně.

našel v leteckých výprodejních součástech. Méně šťastní amatéři si snad vypomohou vybroušenými úlomky magnetu z malých kroužků dynam. reproduktoru, nebo pod. Magnet je zapotřebí zmagnetovat po sestavení, což se dá nejsnázse provést v odborném závodě, nebo ovinutím magnetu asi 50 až 200 závitů asi 1 až 2 milimetry silného drátu, a několikrát krátkým připojením na silný akumulátor.

Oscilátor L-C jako dělič kmitočtu

S úkolem, dělit danou frekvenci, se tkává se amatér nejčastěji při stavbě tak zv. vysílačů normálních kmitočtů, kterých používáme při cejchování přijímačů a měřicích přístrojů. Dosud se k tomuto účelu používalo různě zapojených RC oscilátorů s obvody R-C, t. j. multivibrátorů (viz RA 42, č. 1 — O vysílačích normálních kmitočtů). Multivibrátoři mají však nepříjemnou vlastnost: jsou velmi choulostivé na nastavení a potřebují pro každý stupeň dělení dvě elektronky (nebo elek-

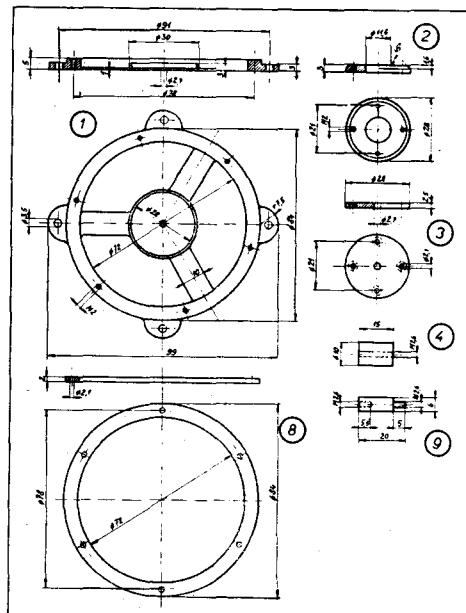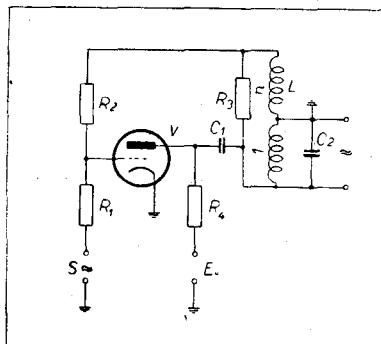
Zapojení oscilátoru pro dělení kmitočtů. Seznam součástí: Odpor: R1 - viz text, R2 - 50 k Ω , R3 - 500 k Ω , R4 - 50 k Ω . — Kondensátory: C1 - 0,1 μF bezindukční, C2 - 50 až 10 000 pF (podle použité frekvence). — Elektronka: AC2, EC2, EBC3, 6J5, 6C5, 6L5, 6N7, 6NS7, 6J6.



tronku dvojitou). Obě tyto nevýhody odstraňuje nový dělič frekvence, který vyuvinuly laboratoře firmy RCA a který popsal Ernest Norrman v říjnovém čísle (1946) časopisu Waves and Electrons.

Zapojení přístroje vidíte na obrázku: je to obyčejný oscilátor LC s laděným obvodem v anodě a se zpětnou vazbou, zavedenou do mřížky. Na mřížku elektronky se současně přivádí původní kmitočet (přes odpór R1) a ten synchronuje v širokých mezech kmitočet děliče. Tajemství tohoto zapojení spočívá v tom, že velmi těsně vázané zpětnovazební vinutí má několikanásobný počet závitů než vinutí ladící, takže kmitočet oscilátoru — je-li obvod $L-C_2$ alespoň přibližně nastaven na žádanou subharmonickou — je „strháván“ frekvencí řidicích kmitů. Toto zařízení je velmi účinné: Ještě při desetinásobném dělení, t. j. osciluje-li dělič na frekvenci 10krát menší než kmitočet řidicí, můžeme ladící obvod rozladit až o $\pm 7\%$, aniž se změní kmitočet. Nejpříznivější hodnoty však nalezneme při dělení pěti až šesti, kdy stabilisace je dokonce 22 %. Při návrhu a stavbě musíme dát pozor na to, že dělíme-li základní frekvence sudým číslem, potřebujeme poněkud větší synchronující napětí než při lichém dělení. Musíme proto zvětšit počet zpětnovazebních závitů — v praxi se ukázal pro liché subharmonické nejlepší poměr 1:n (počet počtu závitů ladící cívky ke zpětnovazební) v mezech 1:1,5 až 2, a pro sudé subharmonické 1:3 až 4. To, co bylo řečeno o počtu závitů vazební cívky, platí i pro velikost odporu R1; pro lichá dělení je nejvhodnější 0,3 až 0,5 M Ω , pro sudá mezi 0,7 až 1,2 M Ω . Žádná z této hodnot však není kritická a můžeme ji skoro bez vlivu na výsledek změnit faktorem 2. Rovněž prý není zapojení citlivé na elektronky. Můžeme použít každé triody s malým zesilovacím činitelem (10 až 30) jako jsou evropské AC2, EBC3 a americká 6J5. Použijeme-li dvojité triody (na př. 6SN7), můžeme jedinou elektronkou dělit základní kmitočet až 100krát, což je výsledek vzhledem k jednoduchosti zapojení skutečně pozoruhodný.

O. Horňa.

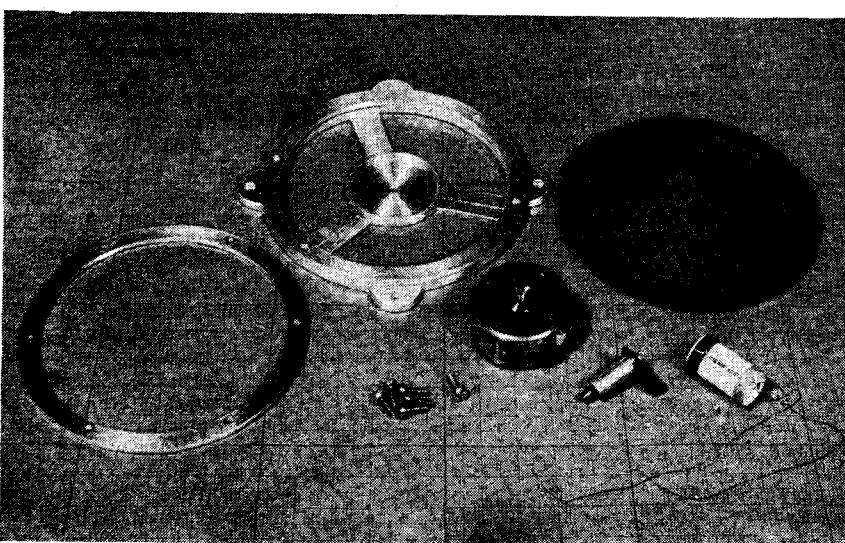

O HUDBĚ, O JEJÍCH TVŮRCÍCH A O VĚCECH KOLEM NICH *s humorem*

Beethoven a nespokojené horný.

Stěžovali si „bakaláři svobodných umění náhromich“, jak je často tituloval zasnulý Karel Burian, vídeňskému mistru na to, že jím v „Eroice“ napsal příliš těžký part, a vytýkali mu, že valně nepřemýšlel o jeho hratelnosti. Beethoven je rázně odbyl: „A to vy se domníváte, když komponují symfonii, že myslí na nějakého připomílého valdhornistu?“

Brahms a Bruckner

Zíli spolu ve Vídni a byli rivalové. Bruckner stál pokorně před zjevem Richarda Wagnera, „mistra mistrů“, jak mu říkal, Brahms skladatele „Ringu“ odmítal. Ctitelé Brahmsovi zesměšňovali brucknerovce a stoupenci Wagnera a Brucknera nemohli zase vystát „brahmín“, jak se říkalo nadšeným posluchačům hamburského rodáka. Při náhodných setkáních ve společnosti se Brahms s Brucknerem sice pozdravili, ale šli nevšimavě kolem sebe. Jednou kdosi z malých rozumných lidí, jenž miloval velkou láskou o bá mistry, svedl je dohromady v tiché vídeňské restauraci, aby se při společném posezení přece sbližili. Ale bylo to beznadějně. Rozhovor nemohl kupfedu a ozvala-li se jedna z protivníků stran, druhá odpověděla jen lakovnicky: „Ano“ nebo „Ne“. Protichůdnost povah byla zjevně zaříznuta hluboko do lidského ustrojení. Až najednou! Brahms si diskretně něco šeptal s vrchním. Když mu přinesli jeho nejoblíbenější jídlo, vrchovatý talíř uzeného se zelím, rozzářily se dobráckému Brucknerovi oči a poznámenal s úsměvem k citové tajícímu Brahmsovi: „Konečně něco, v čem se naprostě shodujeme!“

O Antonínu Dvořákovi a lokomotivách, o Sukovi a o nočním povídání

Antonín Dvořák byl velkým obdivovatelem lokomotiv a zajímal se o všechno, co souviselo se železnici. U Emanuela Chvály, známého hudebního kritika a povoláním vrchního inspektora drah, podobil se jednou v žertu dopravní zkoušce a skvěle v ní obstál. Rád chodil na nádraží a bavil se tam se strojvůdcí. Znal číslo všech pražských lokomotiv. Za hezkých dní vysedával na stráni nad vinořským tunelem a pozoroval na rozjezdu k Vršovci a ke Smíchovu po celé hodiny železniční provoz. Mluvil i psal v dopisech nadšeně a parním stroji. Je znám jeho výrok: „Všechny svoje symfonie bych dal za to, kdybych byl vymyslil lokomotivu!“

Josef Suk měl pro tu zálibu se svým slavným tchánem nejedno trápení. Když ještě jako nastávající ženich a mladý člen Českého kvarteta vrátil se v jeho úspěšných počátcích jednou z Vídni a přišel na návštěvu ke své Otice, překvapil ho Dvořák otázkou: „Tak jakou jste měli cestu?“ Suk uctivě odpověděl: „Děkuji, pane doktore, dobrou.“ Dvořák pokračoval: „A jakou vám dali lokomotivu?“ Suk poznámenal s nevinou nevědomostí: „Ale pěknou,

pěknou...“ Dvořák se táhal zachmuřeně: „Pěknou? A jaké měla číslo?“ Suk nevěděl. Dvořák se rozlobil: „Já se vám opravdu divím, Suku! Jste přece inteligenční člověk a nevíte při cestě po železnici ani to, jaké má lokomotiva číslo. Vždyť ta cesta nemá potom vlastně žádný smysl!“ Nešťastný kvartetista chtěl něco říci na svou obranu, ale Otilka výmluvně mrkala, aby mlčel. A domlouvala mu o samotě: „Musíš tatínkovi v tom vyhovět. To je jeho velká záliba.“ Přiležitost k reha-



,Pst, tiše. Tatínek řídí Českou filharmonii.“

bilitaci se měla naskytнуть Sukovi brzy. Zase se vrátilo České kvarteto z úspěšného zájezdu do ciziny, ale rozradostnění kvartetisté tak pospíšili do pražských ulic, že Suk si na svou povinnost vzpomněl teprve před nádražím. Najednou zaběhal: „Pro Krista Pána, vždyť já se zapomněl podívat na číslo lokomotivy!“ A rozběhl se do nádražní dvorany, odtud na nástupiště, kde na štěstí souprava ještě stála. Vlak byl dlouhatánský a Suk ubíhal od zadu kupředu, seč mu nohy stačily, aby mu snad zatím s lokomotivou neodjeli. Konečně se určen zastavil, vytáhl notýsek a opsal si číslo. Pro jistotu si je po zaznamenání zkontoval. Tentokrát šel k Dvořákověm sebevědomě. Když konečně našel očekávaný okamžik a Dvořák se zeptal, jakou měl vlak lokomotivu, Suk se významně podivil na Otilku (co mladá láska neudělá?), vytáhl vtipzoslavný svůj zápisník a přečetl zapsané číslo. Dvořák si nato změřil Suka zdržujícím pohledem a vykřikl: „Člověče nešťastná, to není lokomotiva, to je t e n d r!“

Krátko před svou svatbou, když již byl Suk u Dvořáků jako doma, byl jednou večer pozván, aby tam přespal. Šel tedy s Antonínem Dvořákem do jeho pokoje, odstrojil se, počkal, až Dvořák uleh, zhasl světlo, vklouzl pod perinu a tiše přál: „Dobrou noc!“ — „Počkat!“ jadrně zahlaholil Dvořák. „Bude se povídat.“ — „Prosím, mistře,“ odvětil uctivě Suk a čekal. Dlouhá chvíle ticha. Konečně se Dvořák rozpozdídal: „Poslechněte, zpívá

ještě v Národním divadle ta Petzoldová-Sittová?“ A Suk, vzpomínaje na první Smetanovu Vendulku a Blaženku, odpověděl: „Zpívá, mistře.“ Nato Dvořák: „Tak dobrou noc!“

„Proto je v nebi tak krásně, že tam není mudranců a pokrokářů, jen samá krásná muzika.“ (Na jeden rukopis Karla Buriana připsal Antonín Dvořák.)

Meze císařského majestátu

Dobrácký a svému „zeměpánu“ věrně oddaný Antonín Bruckner byl vyznamenán vysokým rádem a přijat Františkem Josefem I. v obvyklé audienci. Když po chvílkovém rozhovoru císař, který vyhradil geniálnímu skladateli byt v paláci Belvederu, se skromného verhanka táhal, máli nějaké přání, uslyšel prosbu, aby laskavý mocnář zakázal panu Hanslickovi odmitavé kritiky v „Neue Freie Presse“ o skladatelových symfoních. A Bruckner se velmi divil tomu, že to „císař pán“ nemůže zařídit.

Séf dvorní opery Gustav Mahler, mladší současník Antonína Brucknera, udělal s císařským majestátem jinou zkušenosť. Nějaké arcikněžství si vzdumalo složit operu, ačkoli nemělo ani talent, ani hudební vzdělání. Dopadlo to ovšem podle toho. Mahler zadanou operu vrátil. Kdyby měla být provedena, byl by ji musel jako séf opery sám dirigovat, neboť svěřit ji podřízenému kapelníku znamenalo vyslovit jasný soud o hodnotě díla. U dvora byl poprask. Po několika dnech přišel do divadelní kamceláře nejvyšší hofmistr, aby oznámil Mahlerovi, že se opera musí dávat a významně dodal: „Přeje si to císař pán.“ Mahler se nedal zmást a klidně odpověděl: „To se tedy nedá nic dělat, opera se dávat bude, jen nezapomeňte, prosím vás, vyřídit císaři pánu, že si ji musí sám dirigovat!“

Etiketa v proměně časů

(Mládeži do šestnácti let nepřístupno.)

Před velkými tohoto světa malí najednou upadají do rozpáků a vznikají z toho historky, které čin život veselejší, ovšem za nezbytného předpokladu, že ti velcí dvedou různá opomenutí přehlédnout, majíce smysl pro humor. Stalo se v devatenáctém století, že přišla do Prahy jakási venkovská deputace, aby požádala knížete Lobkovic, maršálka tehdejšího sněmu království Českého, o podporu při nějaké žádosti, jež právě měla být ve sněmovnách zasedáních projednávána. Lobkovic podporu ochotně přislíbil, ale poradil deputaci ze zdvořilostních a formálních důvodů, aby šla svou prosbu osobně přednést i druhému hodnostáři v čestném pořadí země, knížeti Auerspergoví, nejvyššímu korouhevníku království českého. Hlava se začala deputaci nad tímto vzněšeným titulem. Když žadatelé byli na druhý den uvedeni ke knížeti Auerspergoví, mluvčí deputace najednou ztratil všechnu kuráž a s ní i paměť, zahrebatil se a vyrazil ze sebe oslovení: „Pané nejvyšší!“ Delegáti zůstali, jako když do nich hrrom uhodí. Ale napjatou situaci uvolnil kníže Auersperg vlivným pokynem hlavy a elegicky nalaďeným povzdechem: „Ach, ano, také jsem býval, ale tu funkci jsem již postoupil svému synovi.“

Josef Suk měval ve šlechtických salonech přílišnou útu a bázeň, poděděnou snad po selských předcích. Když České kvarteto bylo po první uvedeno ke kněžně Metternichové, Suk řekl jako ve snách a věrně napodobil ve všem svého zkušenějšího a kurážejšího přítel Hoffmanna, primaria kvarteta. Kvartetisté se představovali. Primarius s hlubokou úklonou polibil kněžně ruku a řekl: „Hoffmann“. Sekundista Suk učinil totéž a opakoval rovněž: „Hoffmann“. Kněžně zazářily oči: „Ach, pánové jsou bratři?“ Gordický uzel rozpaku roztaž robustní violista Oskar Neidbal, který pohotově a nebojácně prohlásil, polibiv před tím kněžně ruku: „Ale on je trouba! Vždyť on se jmenuje Suk!“

Také finský skladatel Jean Sibelius se za svého mladického pobytu ve Vídni utkal s dvorskou etiketou v nenadálé bitvě a byl v ní na hlavu poražen. Byl pozván na soár pořádané na počest kněžny z Reussu, sestřenice Viléma II., a v jedné chvíli, kdy se vznášený host zastavil, aby milostivě přijmal hold pozvaných celebrit, nabídl cizince dvorně židli. To ovšem bylo nejstrašnější provinění proti zachovávanému ceremoniulu vůbec, nebot Sibelius nebyl dosud představen. Z jednoho rohu místnosti zoufale se vyřítil k mladému finskému skladateli Axel Forstén, jediný, jeho krajan mezi sezvanými hostmi, a vleklo jej do sousedního pokoje, aby mu vyložil, celý bez sebe hrůzou, co strašlivého spáchal. Jak se čas mění! Kdo by si dnes vzpomněl na kněžnu z Reussu, když byl Jean Sibelius se tehdy vyznal v etiketě? Ani do anekdotického péče-měle v našem „Radioamatér“ by se nedostala!

O několika dirigentech

V Hamburku dirigoval ve svých mužných letech Richard Strauss na filharmonickém koncertě. V pauze k němu přišel do umělecké šatny staršík dr. Carl Muck, který s Hansem Richtrem po deseti letech vedl slavnostní hry v Bayreuthu a byl počítán k nejlepším dirigentům světa. Nepředstavoval se, protože toho nebylo potřebné, po dal zjevně potěšenému Straussovi uznale ruku a řekl, pln obdivu: „Poslechněte, vy musíte být hrázny s prosostá! Ti hrájí krásně!“

Když Arturo Toscanini přišel před několika desítkami do první zkoušky v Metropolitanu opeře v Novém Yorku, představitelka hlavní úlohy na sebe nechala asi hodinu čekat. Konečně přišla. Dirigent se ji od svého pultu otázel, zda jí není hanba, zdržuje-li od jiné práce také svých spolupracovníků. Zpěvačka se urazila a rozkřikla se na Toscaninu, aby si nechal své poznámky, ona že si to může dovolit, že je — hvězda. Další odpověď Toscaninu, pronesená ve šťavnaté italštině, přešla do sbírky historických výroků: „Slečno, hvězdy znám pouze na nebi, na Jevišti znám jenom umělce nebo prasata.“ Ježto zpěvačka si rozřípvala „porco“ ve femíninu, dala výpověď.

Fritz Busch, vypuzený nacisty z Německa, seděl v útulné švýcarské hospůdce. Shodou okolností do téhož městečka a do téhož lokálu zavítal Toscanini. Byl někdy při své krátkozrakosti na Busche upozorněn, ihned se k němu rozběhl, a nepředstaviv se, spustil: „Prosím vás, proč vám tak dobré zní tohle místo v Mozartově C-dur symfonii.“ A zapíval je: „Mně to nějak nevychází.“ Busch vzal se stolu papírový ubrousek, nalinkoval rychle partitu a při vpisování notových zápisů do linék fléten, hoboju, fagotu, lesních rohů atd. vykládal, co zasíluje a co nikoli, až najednou rázem chápající Toscanini povídá: „Podívejme se! Tak vy jste také dirigent, co má partituru opravdu v hlavě a nemává nad orchestrem jenom rukama!“

Umělci se děkují na podiu nebo před oponou

Všelijak reagují umělci na uznání jásajících sálů. Viděl jsem ve svém životě velké tváře, které se skláňeli skoro v pokorě, viděl jsem jiné, které byly jedinou sebevědomí, jindy rozpačití a někdy hrostejně, a viděl jsem i takové, které byly mafoukaní, ač často nebylo na co. Mnozí z oslavenců pohybovali rty a zjevně odpovídali obecenstvu. Byla by to knížka zajímavých výroků.

V sále pražské „Lucerny“ jsem se jednou protlačil až ke Casalsovi, který pravidelně úklonu doprovázel nějakým siluettovým. A zaslechl jsem, že jeho rty opětovně šeptaly: „Gracias! Gracias!“ Česky: Díky, díky!

Také Leoš Janáček po skvělém provedení jednoho svého sboru pod řízením nezapomenutelného Ferdinanda Vacha ve Smetanově síni Obecného domu cosi vytíral promluval do obecenstva. I nastrážili na koncertním podiu moravští učitelé své hudební uši, až konečně zaslechli, že z úst milovaného mistra vychází při každé nové úkloně typický pražský slívkový, modulovaný krátkou lašskou výslovností: „Mautca! Mautca! Mautca!“

Ale všechna tato poděkování překonal původnosti svého projevu již dávno zasnulý tenorista Antonín Vávra, jehož „Dalibor“ kdysi uchvátil Vídeň a dlouho uchycal v Praha. Platy tehdy u Národního divadla nebyly valné, do ciziny Vávra nechtěl a tak si usmyšlil, že si přivydělá obchodem. Ježto byl umělec vpravdě Bohem posvěcený a zíšně tedy nenadamat, chytíl to za pravý konec: počal prodávat kvasnice. A brzy na jednom představení, když dvorný Dalibor vyváděl znova a znova Miladu a Jitku před oponu, mohly sestra purkrabí ploškovickej a selské děvčí na statcích Daliborových slyšet, jak pod dojemem vzdorného vystoupení před sborem soudců krále Vladislava ještě dozívá potlačená vzpoura českého rytíře proti platným společenským rádům v tomto logicky rozvitém, dramaticky stupňovaném a s trpkou chmurností pronášeném souvěti: „Jo, plácat, to vy jo, na to vás užije, ale kvasnice kupovat — to ne!“

Pro vaši diskotéku

Kvartetino, Václav Dobíáš, 1. věta: Allegro non troppo, 2. věta: Andante, 3. věta: Allegro. Hraje Českoslovanské kvarteto: Josef Peška, František Vohanka, Jaroslav Svoboda, František Smetana. Deska Ultraaphon. Objednací číslo G 1471.

Rozkošné dílko moderní české hudby. Čtenáři, nelekejte se jí! Tohle je opravdu deska pro vás, která vás může uvést jak do světa moderny, tak trochu i do tajů kvartetní hudby. Vy totiž snad žijete v domnění, že moderní hudba je psána jen pro několik vyvolených, a ostatní lidem přirozeného hudebního chápání že se jenom vysmívá. To byste byli na velkém omylu. Vyskytli se ovšem v první čtvrti našeho převratného věku takoví mistři moderny, kteří neviděli jinou cestu než příkrou stezku osamocení, ale mnozí z nich sami poznali, že by tím hudba jako společenský jev byla nakonec úplně popřena, a že je tedy nutno vrátit se opět k lidem. Moderní hudba dneška hledá takový sdělovací prostředek, který by ji posluchači, majícímu otevřené uši a nezatvrzélé srdce, opravdu přibližoval, nikoli odcizoval.

Václav Dobíáš patří již k této generaci. Ani on, ani jeho přátele se jistě nechtějí vzdát velkých výbojů, dosažených právě modernou a jsoucí dnes již v širším povědomí, než se obyčejně připouští, ale myslí při tom na vás všechny, ať jste hudebně učení či neučení.

Kvartetino je miniaturní kvarteto a jeho tři věty se proto vejdou na jednu desku. Kdybyste se otázali, jak bych nazval první větu, řekl bych pravděpodobně: Volání života. Jsou v ní výrazně odstínné motivy, že se skoro podobají výzvám dne. Je-li první věta složena z úderů postupně se probouzející energie, druhá vás okouzlí zvukovou krásou. Housle ve svých trylcích jakoby napodobili ptačí hlasy, v hlubokých pizzicotech violoncela se nám snad otevírá tajemný les a nad tím se vznáší krásná melodie violy. Z těchto tří skladebných složek vyrosté útěšný hymnus horních nástrojů, jen občas přerušený krátkými vzdechů. Pak přejdou pizzicata do houslí a znovu jsou spojeny cvrlikající trylky s rozezpívánou melodii — jako by nyní odněkud z dálí nám zazářily zvuky jara. Jen neradi se dáme vyrušit dvojím závěrečným drknutím z této skoro pastorální náladě, kterou mohl vtělit v hudební tvar pouze velký milenec přírody. A poslední rychlá věta, kterou bych nazdál: Veselí života, je plna jarého ruchu. Úsečné smyky houslí jsou rytmicky vtipně vyhrocovány pizzicaty hloubek a nakonec poskakuují nejen smyčce, ale všechny vaše nervy, a společně se skladatelem spějete k veselému, jaksi dobře vytušenému závěru.

I hudební skladby mají své osudy. Václav Dobíáš kdysi stonal a napsal svoje „Kvartetino“ na nemocničním lůžku, rovnou z hlavy bez předchozího přehrávání, aby udělal radost amatérskému sduření několika prostých milovníků hudby. Když poslouchám jeho skladbu v dobrém provedení Československého kvarteta, kde ovšem — jako vždycky na deskách — je zvučnější spodek než vršek, myslím si, že je to velký dar, když je někdo i ve své nemoci pln takového duševního elánu, a že tato muzikantská jarost by měla nakazit nejen nemocné, ale i zdravé!

V. Fiala



ZAJÍMAVÉ VLASTNOSTI SKLA PLEXI

Těsně před výkou objevil se u nás nový druh umělé hmoty — organické sklo plexi. Setkali jste se s ním, aniž jste si toho byli vědomi, protože se vzhledem podobá obyčejnému křemičitému sklu. Je právě tak čiré a dá se též dokonale vyleštít. Jen svou malou vahou se mohlo prozradit, neboť jeho specifická váha je přibližně poloviční (1,18 proti asi 2,6 g/cm³ u skla křemičitého). Našlo byste je v oknech aut a letadel, v ochranných brýlích, kde se všude dobré uplatňuje jak malou vahou, tak hlavně tím, že se netříší, nýbrž při lomu se rozpadá v dosti velké kusy s tupými hrany. Našlo ovšem použití i v mnoha jiných případech, kde křehké a snadno rozbitné sklo se neosvědčilo, a stalo se tak velmi hledanou konstrukční látkou pro malou váhu, značnou pružnost a dobrou opracovatelnost.

Sklo plexi patří mezi synthetické umělé hmoty polymerované. Z původních surovin této skupiny umělých hmot, t. j. vápna, uhlí a vody dostáváme se přes acetylén (výchozí látka pro výrobu na př. umělého kaučuku, známé buny) a acetón až k polymerům kyseliny akrylové, methakrylové a itakovové. Tyto tak zv. polyakryláty slouží k výrobě laků, lepidel a též umělého (organického) skla plexi.

Některé fyzikální vlastnosti skla plexi jsou velmi zajímavé. Je výborným isolantem, jeho vnitřní odpor je řádu 10^{13} Ω a blíží se odporu ebonitu. Taktéž povrchový odpor je vysoký a lze jej snadno zeletkrisovati třením. Nehodí se tedy pro kryty ručkových měřicích přístrojů, neboť zeletkrováný kryt přitahuje lehkou ručku a údaje přístroje jsou pak nepřesné. Dielektrický ztrátový úhel je 0,02 až 0,06, t. j. asi stokrát větší než u trolitulu. Nehodí se tudíž pro vysokofrekvenční účely. Sklo plexi se dá také broustit opticky. Index lomu je asi 1,49 a světelná propustnost 90 až 99 procent. Vyrábějí se z něho zvětšovací skla, čočky a brýle z jednoho kusu (velmi lehké).

Vrypová tvrdost skla plexi je poměrně malá, 2 až 3 stupně podle Mohse, dá se proto snadno opracovat rezáním, vrtáním, soustružením, frézováním, broušením a

leštěním s použitím běžných nástrojů. Na proti tomu povrch se snadno poškodi poškrábáním a odřením, dá se však opět snadno leštěním uhladiti. Sklo plexi nepřijímá prakticky vodu (ve 24 hodinách 0,17 %), neboť se a zachovává trvale své mechanické vlastnosti. Vzdoruje zředěným minerálním kyselinám, koncentrované kyselině solné, kyselině fluorovodíkové, zředěným i koncentrovaným zásadám, oleji a benzинu. Je hořlavé, nehoří však prudce.



Způsob uložení skla plexi v rámu, který musí dovolovat značné rozpínání materiálu.

Hlavním „kamenem úrazu“ u skla plexi je jeho značně vysoký součinitel rotažnosti α , který je 0,00013 proti hliníku 0,000024 a kujnému železu s koeficientem rotažnosti 0,000012. To znamená prakticky, že kus skla plexi o délce 1 m se při ohřátí o 50° C prodlouží o 6,5 mm, tentýž kus hliníku jen o 1,2 mm a kujného železa pouze o 0,6 mm. Je proto nutno používat takových způsobů upevnění skla plexi, které dovolují volné jeho rozpínání a smršťování. Nesmíme proto používat šrouby nebo nýty pevně zasazených, ale nedoporučují se ani šrouby nebo nýty s výškou. Jinak je nebezpečí, že tabule skla plexi praskne. Výhodné je použití hliníkových lišt profilu U a utěsnití je profilovou gumou nebo plstí (viz obrázek).

Tepelná pevnost, měřená podle Martense, je 56° C, což prakticky znamená, že sklo plexi při 60° až 70° C počíná ztrácti svou pevnost, která za normální teploty je poměrně vysoká (na příklad v tahu asi 70 kg/cm, v ohýbu 1100 kg/cm²). Při 80° až 90° C je sklo plexi tak měkké, že tloušťky do 1 mm lze již tvarově zpracovat. Pro silnější materiál použijeme větších teplot až do 125° až 140° C, když sklo plexi asi po 20 minutách nabude poddajnosti měkké gumy. Ohřívá se buď v komorách teplým vzduchem nebo v 50%

Snímek dokládá, jak výlisky (uprostřed), vytvořené ve formách za tepla a tlaku z deskových tvarů (vlevo), vrátí se po ohřátí samovolně téměř přesně do původního tvaru (obrázky na pravé straně), i když měl výlisek tvar značně složitý.

roztoku bezvodého chlorkalcia ve vodě. Jde-li o formování jednoduchých tvarů, lze použít forem, upravených ze dřeva, plechu, sádry a podobně. K výrobě hlubších vypuklých tvarů užijeme plnostenné kovové matrice a patrice jako při lisování jiných umělých hmot. Tyto formy musí být v každém případě o 6 až 10 % větší, než žádaný výlisek.

Při lisování vyplňuje sklo plexi velmi dobré formu a potřebný tlak je značně menší než pro jiné umělé hmoty. Protože i lisovací teplota je nízká (80° až 140° C), je možno jednoduché výlisky pořídit snadno i v běžně zařízené dílně. Pozoruhodné je, že, ohřejeme-li výlisek znova na teplotu, při niž byl zhotoven, nabude opět původního tvaru (snímek). Tato přednost skla plexi zaručuje dokonalé jeho využití přepracování případných zmetků při výrobě.

Jinou význačnou vlastností skla plexi je, že se dá výborně lepit. K tomu účelu používá se speciálního lepidla plexigum, které se vyznačuje tím, že naleptává, resp. rozpuští sklo plexi a tím slepované části dokonale spojuje. Při lepení postupujeme tak, že obě lepené plochy nejprve slabě potřeme lepidlem plexigum a po několika minutách, když je povrch již dostatečně naleptán, je spojíme, při čemž nutno dbát, aby nevznikly vzduchové bublinky. Mírný tlak a teplota 40° až 50° C zvyšuje pevnost spoje a urychlí proces. Slepene části smíme namáhat tahem, až po několika dnech, kdy teprve vystojí dokonale jejich spojení. Také jiné materiály je možno spojovat se sklem plexi lepením, jako na př. dřevo, kov, textilní látky a guma.

Sklo plexi se vyrábí běžně v deskách a v tyčích oblých i profilových. Za války je k nám dodávala jediná firma v Německu. Nyní je možno skla plexi získat podle nabídek ze Spojených států, z Francie a ze Švýcarska.

-ijw-

Kuchyně vysilačem

Váření, pečení a smažení v předních proudy, které jsme snad zatím pokládali jen za interessantní pokusy amerických výrobců bez velké praktické ceny, stalo se skutečností v tom okamžiku, kdy Raytheon Mfg. Corp. začala seriově vyrábět „sporáky“ tohoto druhu. Přístroj má název Radarange a jak efektivní název naznačuje, používá se v něm zkušeností ze stavby a vývoje radarových souprav. Jako zdroj výkonu energie slouží 5 kW magnetron chlazený vodou, jehož energie jde vlnovodem do výhřevního prostoru. Zde se mnohonásobně odrazí od kovových stěn a propeče vložené potraviny stejněměřně se všechn stran. Aby se zabránilo připálení, je do přístroje vestavěn samočinný časový vypinač, který po stanovené době sporák vypne. Zařízení váží asi 50 kg a není o mnoho větší než obyčejná elektrická kuchyňská kamna. Zdá se, že sen hospodářství se díky elektronice přec jen pomalu vyplní — v budoucnosti nebudu muset věnovat na vaření více než pět minut denně.

Doufejme jen, že svůj nový úděl nebude muset zahájit kursem morseovky, a že jim nebudou do vaření mluvit „Keser“. -rn-

Žeň z dotazů

Je čtvrtá mřížka triody-hexody ECH4 skutečně stinici mřížkou? Kam se připojuje třetí mřížka?

Ano, čtvrtá mřížka, spojená u běžných hexod s druhou, je mřížkou stíniční. Zvětšuje strmost charakteristiky třetí mřížky a anody. Třetí mřížku spojujeme buď se zdrojem oscilátorového napětí (přímo s mřížkou oscilátoru), působí-li elektronka jako směšovač, nebo s kathodou, využíváme-li triodového a hexodového systému samostatně jako nf a mf zesilovačů.

Mohu spojit čtyřčlánkový akumulátor oceloniklový s napětím 4,8 V po dvou článkách parallelně, abych dostal napětí 2,4 V a větší amperodinovou kapacitu?

Ano, ale hned po spojení je třeba akumulátory nabijet, a za předpokladu, že všechny články jsou přibližně stejně dobré. Byly-li by jeden z nich vadný, nabíjela by silnější dvojice slabší a soustava by měla menší watt-hodinovou kapacitu než při spojení do série. V takovém případě (jenomž se starší akumulátory vždy poněkud blíží) je účelné zůstat u spojení seriového a připojovat dvojice střídavé.

Nedopatréním jsem ponechal elektromagnetický voltmetr s rozsahem 300 V připojen šest hodin na síťové napětí. Potom už ručička nereagovala na napětí a zůstala trvale na nule.

Malé elektromagnetické voltmetry kapesního typu mají poměrně malý předřadný odpor, který není vyměřen na trvalý chod, protože by vysé veliký a do schránky přístroje by se nevesel. Proto nesmí být tyto přístroje trvale připojeny na větší napětí, jinak se předřadný odpor přepálí. Je možné, že se přístroji samotnému nic nestalo. Můžete jej nahradit vhodným odporem hmotovým, velikost zjistíte zkouškou a porovnáním s jiným dobrým přístrojem. Jenom přístroje větší nebo rozváděčové s předřadným odporem správně vyměřeným (a umístěným obvykle mimo přístroj), snesou připojení trvalé. Přístroje s otočnou cívkou a s usměrňovačem mají mnohonásobně menší spotřebu, u nich vychází výkon v předřadném odporu poměrně malý a snesou proto trvalé připojení i při malých odporech ve skřínce přístroje. Pro srovnání: přístroj s otočnou cívkou s odporem 1000 ohmů na volt mění v předřadném odporu pro rozsah 300 V v teplo elektrický výkon 0,3 wattu. Hodinkový přístroj elektromagnetický se základním rozsahem 8 voltů/32 mA mění při rozsahu 300 V v teplo výkon 9,3 wattu. Na to ovšem malá cívečka drátu nestačí.

Nevadí přijimači s rámovou antenou, je-li jeho skřínka plechová?

Vadí, neboť by v obvyklé úpravě tvořila magnetické stínání. Jen rám skříně by mohl být kovový, musil by však být přerušen, aby netvořil závit nakrátko. Větší kovové předměty uvnitř antény (akumulátor, reproduktor, kostra přijímače a pod.) rovněž zmenšují účinnost.

Jak musím změnit ladící cívku, mám-li místo ladícího kond. 170 pF kapacitu 500 pF?

Kolikrát zvětšíme kapacitu, tolíkrať musíme (pro týž nejmenší kmitočet) zmenšit indukčnosť. Ta je približne právom úmerná druhej mocnine počtu závitů. V daném prípade je sme zvětšili kapacitu $2,94 \text{ krátk} (170 \times 2,94 = 500)$, musíme tedy indukčnosť tolíkrať zmenšiť a počet závitů zmenšiť

Stejně zmenšíme i ostatní vinutí cívky na též rozsahu, tedy antenní, resp. anodové i vazební pro zpětnou vazbu.


Mám předválečný americký nf transformátor. Jak ho použít v moderní síťové dvoulampovce s EE6 a EL32?

Nejlépe tak, že jej — vynecháte. Starší nf transformátory, i zámořské, nedosahují zpravidla té jakosti, jakou dnes žádáme po nf vazbě, a jaké snadno dosáhneme s odporovou vazbou. Kromě toho mnohý starší transformátor trpí zkraty v závitech, a konečně ne-hodí se tento způsob pro vazbu za vf pentodou, tedy elektronkou s velikým vnitřním odporom.

Jak přestavět bateriový 'superhet' elektronk. řady D11 na sif?

Nedoporučujeme vyměňovat elektronky a vůbec provádět hlubší zásahy do přístroje. Nejvhodnější je ponechat přístroj v původní úpravě, anodovou baterii nahradit malým eliminátorem s napětím 120 V, dobře vytířovaným, ke žhávění dále používat akumulátor o celoniklového, k jehož nabíjení si pořídime dobjíče. Ten může být po případě trvale zapnut. Jen zkušený pracovník může si dovolit úpravu přístroje a sestavení napaječe přímo ze sítě. Schema je v RA č. 3/1946, v návodu na superhet na baterie s elektronkami řady D21.

Z NAŠÍ POŠTY

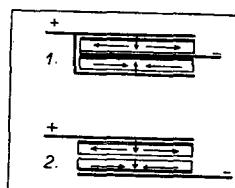

Jak skládat **KRYSTALOVÉ** **DVOJOČE**

Dovolte mi, abych Vás upozornil na chybu v popisu o skládání ohybového dvojčete v únorovém čísle RA, v článku, popisujícím krytalový mikrofon. Totíž Vámi uvedený způsob složení krytalových destiček se týká ohybového dvojčete bez středního polepu, s polepy pouze postranními, což není výhodné už vzhledem na malou výslednou kapacitu takového dvojčete, která činí čtvrtinu dvojčete s třemi polepy (normálního). V posledním krytalovém dvojčeti musí krystaly po vyzírání být slepeny v téže poloze, jak ležely v destičce. Za tím účelem Vám posílám náčrtek s označením závislosti funkce krystalu na směru proudu, resp. polaritě. Destička a polepy musí být vždy tak sestaveny, aby jedna strana se prodlužovala a druhá zkracovala. Toho je možno dosáhnout dvojím způsobem: Buďto jsou obě destičky složeny stejným směrem (vzhledem k povrchu) a mezi nimi je polep, který je jedním pólem a oba vnější polepy jsou připojeny na druhý pól podle náčrtku č. 1. Pak má elektrické pole v obou destičkách opačný směr a také jejich deformace budou navzájem opačného smyslu. V tomto případě tvorí destičky dva kondensátory spojené paralelně.

U druhého způsobu (který popisujete) ještě nutno střední polep vyněchat a oba vnější polepy tvorí každý samostatný a jiný pól. V tom případě je nutno jednu s destičkou obrátit (povrchem), obr. č. 2, takže, ač má elektrické pole v obou destičkách stejný směr, prochází přece obrácenou destičkou (vzhledem k její původní poloze) obrácen.

Výřezy krystalových pásků jsou v článku nakresleny správně. Jen čtvercová dvojčata nutno řezati rovnoběžně s hranami destičky.

S přátelským pozdravem

RICHARD POLAME ML.,
Přerov, Komenského třída 16.

Amatéři budou ustupovat?

Ve zprávě o moskevských rozhlasových pořadích čteme zmínu o návrhu, aby pásmá, přidělovaná amatérům, byla omezena, aby tak byly získány kmitočty pro další rozhlasové nebo jiné služby. Jakkoli nejsme oficiálními zástupci radioamatérů-vysílačů, přece nemůžeme zamítat pocit, že zase jednou směřuje síla k nejmenšímu odporu. Amatérů mají pásmá skrovná, a v různých státech ještě dálé omezená; zisk, dosažitelný omezením těchto několika desítek kilocyklů, které amatérům zůstávají, bude stěží významný. Bude to však bolestný projev nepochopení pro práci někdejších pionýrů, jimž patří zásluha za objev použitelnosti krátkých vln. Nezbude asi, než nynější koncové elektronky nastrkat do nf zesilovačů a shánět si místo nich reflexní klystron, aby bylo s čím pracovat, až budou amatérí „odškodení“ pásmý v oblastech nad 100 Mc. A prokázali-li znovu, že i tyto kmitočty se hodí pro dálková spojení, snad jim pomůže aspoň to, že mezi 300 a 3000 Mc se vejdě stokrát více vysílačů, než mezi 3 až 30 Mc.

Poznámka k „žhavícím“ kondensátorům

St. Červený z knihtiskárny Orbis ozval se jako první čtenář článku v předchozím čísle s připomínkou zjevu, který v souvislosti s tímto námětem pozoroval. U přístroje, jehož elektronky byly žhaveny přes kondenzátor, pozoroval na kontrolním ampérmetru značné stoupnutí proudu, kdykoliv zavíklal vidličkou v zásuvce, která měla nedokonálný dotyk. Zjev příčital umělému zvětšení kmitočtu, souvisí však s tím, že přechodný zjev s nárazovým proudem se opakuje, a jestliže při opětném připojení napětí smělovalo proti polaritě náboje, který byl na kondenzátoru zůstaven, nastal náraz zesilněný. Tím je také vysvětleno, proč se opětovaným škrtnáním tak snadno přepálí žárovky, napájené přes kondenzátor. — Další dva čtenáři upozornili na chybou desetinné čárky ve výpočtu nárazu prouduvého: místo 52 ampérů má být správně jen 5,2 A. — M. Mařík připomína, že pravděpodobnost zapnutí v maximu napětí není dána jen průběhem křivky napětí, nýbrž je podstatně větší, neboť spínač se pohybuje poměrně pomalu a v maximu napětí nastane přeskok, který určí okamžik připojení. To má za následek, že sice vymizí (za předpolohu fázového posunu proudu = 90°) složka i_2 , zato nárazová složka i_1 se dostaví v největší hodnotě. Při opětovaném rychlém zapínání a vypínání jsou z důvodu sčítání nábojů, který tu již byl uveden, poměry zvláště nepříznivé, a takovým způsobem bylo by lze přechodové zjevy převést v trvalou poruchu. Podobná věc může nastat i jinde: zapneme-li několikrát po sobě rozhlasový přístroj s neprávem žhavenou usměřovačí elektronkou a kondenzátorem na vstupu filtru, tu její katoda zůstává žhavá, avšak náboj na vstupním kondenzátoru se rychle vybijí. Opětovními počátečními náboji pak snadno utavíme případ od katody.

Konečně ceník elektronek

Dokladem zájmu o amatéry, o němž jsme v posledních dobách vyslechli mnohou záhořkou pochybnost, je přehled dat a zapojení elektronek na zdejším trhu, který ve dnech veletrhu vydal národní podnik Tesla. Má formát A5, s obálkou 34 strany a obsahuje elektronky řady A, D11, D21, D22, E1, E11, E21, U11, U21. V11 a několik speciálních. Zájemci

mohou o něj požádat národní podnik Tesla, Praha II, Karlovo nám. 7. Nám pak napříště odpadá nezbytnost poslat svým přátelům i data běžných elektronek, jejichž podrobné údaje má uvedený ceník.

Seznam všech světových elektronek.

Vademecum elektronek 1947, sestavil P. H. Brans, české vydání připravil Otakar Horná, vydala firma Šaffek a spol., Praha XI, Karlova 47, v lednu 1947. Formát 180×160 mm, 232 strany, 691 zapojení patek elektronek, cena vázaného výtisku 200 Kčs.

Prvním českým vydáním známého díla, které každoročně vychází v Antverpách, dal vydavatel našína radiotechnikům a zejména opravářům do rukou pomůcku, kterou již dlouho potřebovali. Amatérům ocení hlavně to, že kniha podává ucelený přehled dat amerických, anglických i ruských civilních i vojenských elektronek, o nichž jsme neměli během války spoolehlivých zpráv a jejichž charakteristiky mají doposud roztroušené po časopisech a příležitostních publikacích. Stejně uvítají úplná a podrobná data německých a italských vojenských elektronek, kterých se u nás dosud hojně používají. Opraváři, kteří dnes opravují přístroje různého původu s elektronkami, které jsou u nás vzácné, aleznou v knize cenné poučení o tom, jak tyto elektronky nahradit typy, vyráběnými u nás.

Cena, která je na pohled značná (přesto však nižší než původní francouzského nevázaného vydání) se jistě hlavně opravářům ve velmi krátké době zaplatí, protože ušetří mnoho času a marných pokusů. Radioamatérům pak doporučujeme, aby se pro nákup sdrželi ve skupinu pro jeho zlevnění, a zejména, aby objednávku neodkládali, neboť náklad je poměrně malý. Zájemci z Moravy mohou se obrátit na zastoupení fy Šaffek, Brno, Kořistě 73.

KRÁTKÉ VLNY

Č. 3, březen 1947. — Superhet pro 56 Mc, MUC J. Staněk. — Malý přijímač-vysílač s vojenskými elektronkami. — Systém RST. — Zesilovač výkonu pro vysílač s elektronkou RL12P35. — Data elektronky LS50. — Samočinný přepínač příjem-vysílání. — Snížování napětí, pokr. — Nejprostší přijímač pro kmotrovou modulaci. — Hlídka.

SLABOPROUDÝ OBZOR

Č. 2, únor 1947. — Vzpomínka na T. A. Edisona, Ing. Dr J. Strnad. — Televizní snímací elektronky akumulační, Ing. B. Holý. Řešení lineárních soustav proudových obvodů s použitím obvodových proudu, Ing. Dr Vladimír Hlavsa. — Germaniové usměrňovače. Použití odporových fotoelektrických článek PbS k měření rychle se měnících teplot. — Praktické využití isotopů. — Hlídka.

ELEKTROTECHNIK

Č. 1, leden 1941. — Vzpomínka na T. A. Edisona. — Nahrazování zastarálých elektronek, tabulky a popis, B. Klen. — Měření zemních odporek v praxi, C. Macháček. — Nomogram pro výpočet síťových transformátorů.

ELEKTROTECHNICKÝ OBZOR

Č. 3-4, únor 1947. — Život a význam Thoma Alvy Edisona; prof. Ing. Dr J. Řezníček. — Oscilograf s obrazovkou na vysoké napětí čs. původu, prof. Dr Ing. Aleš Bláha. — Hlídka.

Č. 5, březen 1947. — Elektrotechnický průmysl ve dvouletém hospodářském plánu, Ing. K. Květ. — Nové vodiče a hmoty pro elektrotechnický průmysl, umělá vlákna, smalty a synthetické laky ve srovnání s olejovými, sklo, keramické hmoty, silikony, Ing. K. Kopel. — Hlídka.

MLADÝ TECHNIK

Nový měsíčník pro popularisaci techniky, vydává Mladá fronta, cena 8 Kčs, předplatné na půl roku 40 Kčs.

Č. 1, leden 1947. — O rádiaru. — Řez proudnicovým vozem Tatra 87. — Elektrická hlava. — Potrubní pošta. — Matematická v kostce. — Letadlo Shooting star hnané třyskou. — Praga-planter. — Větroň Kolja 402, návod ke stavbě. — Skřínka na nástroje. — Kruhový výrezník. — Krystalka. — Elektrická sirkva. — Citlivé chemické váhy.

ELECTRONIC ENGINEERING

Č. 229, březen 1947, Anglie. — Moderní laboratoř k měření vibrací, 1, Cogman. — Synchrodyn, nový druh přijímače pro amplitudové modul. signálů, D. G. Tucker. — Měřicí souprava přenosových součinitelů, J. E. Bryden. — Šum elektronek a obvodů v zesilovačích s velkým ziskem, H. W. Shipton. — Návrh laděných transformátorů, 1, G. F. Clifford. — Soustava „Desym“ pro vzdálenou indikaci, E. B. Moss. — Skreslení v diodových detektorech, R. A. Lampitt. — Kathodové významy zesilovačů se stíněnými elektronkami.

GENERAL RADIO EXPERIMENTER

Č. 7, prosinec 1946. — O cívkách s železným jádrem, P. K. M. McElroy.

RADIO CRAFT

Č. 4, leden 1947, USA. — Lee De Forest, otec radiotechniky, H. Gernsback. — Jak byl vynalezen audion, Lee de Forest; Frank E. Butler. — Jak se stavěly audiony, G. F. J. Tynel. — De Forest a námořnictvo, G. H. Clark. — Nejstarší radiofon. — První radiotechnická společnost, H. Gernsback. — První skutečný rozhlas, F. E. Butler. — De Forestovy radiotechnické objevy, F. Shuman. — Stavba pokusného televizoru, R. Freeland. — Vysílání na světelném paprsku, R. H. Milburn. — Náhrada usměrňovacích elektronek selenovým usměrňovačem. — Kinematický analyzátor, II, E. Aisberg. — Vysílač středního výkonu, R. L. Parmenter. — Osciloskop opravářským nástrojem, S. Prensky, J. Jacobsen. — Prosté elektronické varhany, H. Conroy. — Zásady stavby antény, I. Queen. — Dnešní televize, VIII, obrazový zesilovač s hlediska věrnosti, M. S. Kiver. — Oprava skřinek, H. A. Niskerson. — Prostý metronom, A. Montani.

RADIO NEWS

Č. 6, prosinec 1946, USA. — Neobvyklý telefonní vysílač tovární výroby. — Vysílač s výkonem 75 W v desetině krychlového metru, W. T. Kawal. — Zesilování zvuku modulací zvukového proudu, J. McQuay. — Počomocný vysílač, řízený krystalem, H. G. Johnson. — Elektronika v gumárenské výrobě, W. G. Routh. — Návrh autotransformátoru, R. L. Parmenter. — Prostý generátor obdélných vln, J. C. Hoadley. — Amatérské zařízení pro mikrovlny s osvětlovací výbojkou, I. M. Dezettel.

Č. 1, leden 1947, USA. — Létání řízené radiem. — Nový způsob vyloučení kmitočtové modulace u oscilátorů, A. E. Hayes. — Amatérský vysílač pro 2 m vlnové délky s výkonem 1 kW, G. H. Floyd, H. D. Wells. — Pokusný oscilátor pro vvf, C. W. Roesske. — Nový hledač signálů pro všechny účely, Sheppard Litt. — Nový samočinný elektrický klíč Electroplex, J. T. Dixon. — Nový antenní systém pro 28 Mc, G. R. Rowe. — Použití krystalových diod, J. C. Hoadley. — Tónový generátor R-C na podstatě Wienova můstku, J. T. Goode. — Kruhový oscilátor pro vvf, T. Goatee. — Nové drobné měřidlo, R. P. Turner. — Amatérský elektronkový voltmetr, J. H. Carlisle.

LA TÉLÉVISION FRANÇAISE

Č. 22, únor 1947, Francie. — Elektromagnetické vychylování v televizi. — Stavba ze-

silovačů pro obraz, H. Piraux. — Poznámky k fotometrii a fotografií v televizi. — Uvedení do chodu a umístění obrazu ve studiu. — Velmi citlivý televizor s obrazovkou 36 cm. — Kvantová teorie elektromagnetických polí. — Elektronické zařízení pro udržování teploty a vlnnosti. — Rozdělení modulovaného výkonu u zesilovače. — Použití omezovače hlučiny a preselektoru. — Přístroje k měření útlumu v přenosových linkách pro vvf, F. A. Müller, K. Zimmerman.

RADIO

Č. 9, listopad 1946, Polsko. — Rozvoj radiofonie a radiotechnického průmyslu, Ing. J. Borecki. — Ultrakrátké vlny, Vvědinskij, Kaznačejev. — Rozvoj v radiolokaci, J. Ziolkowski. — Charakteristické hodnoty oscilátoru u superhetu. — Vojenské elektronky. — Návod na dvoulampovku pro oba proudy s RV12P2000.

RADIO WELT

Č. 1, leden 1947, Rakousko. — Radionavigace a měření vzdáleností, W. Nowotny. — Specifické charakteristiky proudů v moderní elektromedicině, 3, W. Duenbostel. — Rázový generátor s vakuovými elektronkami a vestavěným zesilovačem.

Č. 2, únor 1947, Rakousko. — Meze citlivosti elektronkových zesilovačů, K. Plankenstein. — Specif. vlastnosti el. proudů v elektromedicině, 4. pokr., W. Duenbostel. — Přímo zasilující trílampovka. — Prostý můstek R.C.

RADIO SERVICE

Č. 37/38, leden - únor 1947, Švýcarsko. — Stojí televise vyskutku přede dveřmi?, objektivní posudek i odsudek přepjaté propagandy, H. Gernsback. — Přesné zesilování obdélných kmitů, J. Dürwang. — Úvod do základů radiotechniky, W. Waldmeyer. — Filtry v nf technice, A. Baud. — Samočinné řízení pásm, J. Grob. — Oprava radiových přístrojů, F. Menzi. — Matematika pro radiotechniky, 10. pokrač., I. Gold. — Teorie filtrů, 15. pokračování, E. de Gruyter. — O panoramickém příjmu, G. Lohrman.

Klid a za redakci odpovídá Ing. Miroslav Pacák

Tiskne a vydává ORBIS, tiskařská, nakladatelská a novinářská společnost akciová v Praze XII, Stalinova 46. Redakce a administrace tamtéž. Telefon 519.41*; 539.04; 539.06. Telegramy: Orbis-Praha.

„Radioamatér“, časopis pro radiotechniku a obory příbuzné, vychází 12krát ročně první střed v měsíci (změna vyhrazena). Cena jednoho výtisku Kčs 15,—, předplatné na celý rok Kčs 160,—, na půl roku Kčs 82,—, na čtvrt roku Kčs 42,—. Do ciziny k předplatnému poštovné; výši sděl administraci na dotaz. Předplatné lze poukázati v platném lístku Poštovní společnosti, číslo účtu 10 017, název účtu Orbis-Praha XII, na složence uvedte čitelnou a úplnou adresu a sdělení: předplatné „Radioamatér“.

Prodajnice listu u Jugoslavii: „Orbis“, Beograd, Terazije 2.

Otisk v jakékoli podobě je povolen jen s přísemným svolením vydavatele a s uvedením původu. — Nevyžádané příspěvky vrací redakce, jen byla-li přiložena frankovaná obálka se zpětnou adresou. — Za původnost a veškerá práva, říci autorů příspěvků. — Otiskované články jsou připravovány a kontrolovány s největší pečí; autorů, redakce, ani vydavatel nepřijímají však odpovědnost za eventuální následky jejich aplikace.

Křížkem (+) označené texty zařadila admin.

Příští číslo vyjde 30. dubna 1947.

Redakční a insert. uzávěrka 16. dubna 1947.

PRODEJ • KOUPEL • VÝMĚNA

Každý inserát musí obsahovat úplnou adresu zadávajícího. Pište čitelně a účelně zkracujte slova.

Cena za otištění inserátů v této hlídce: první řádku Kčs 26,—, další, i neplné, Kčs 13,—. Ze řádku se počítá 40 písmen, rozdělených mezi název a mezeru. Částku za otištění si vypočtěte a připojte v bankovkách nebo v platných pošt. známkách k objednávce. Nehonorované inseráty nebudu zařazeny.

Prodám EBC11, ECH3, ECH4, EBL1 nové za UCH11, UBF11, UCL11 nebo ECH11, EBF11, ECL11, příp. dopl. M. Petřík, Praha-Hloubětín, Kyjská 22. (pl.)

Vyměn. ECH3, ECH4, EBL1 nové za UCH11, UBF11, UCL11 nebo ECH11, EBF11, ECL11, příp. dopl. M. Petřík, Praha-Hloubětín, Kyjská 22. (pl.)

Prodám nový měnič, dá ze 6 V autoakumul. stříd. proud 120 V/70 W, každým radiopřij. možno hrát v autu. Koupím 1fáz. motorek, do 500 W. K. Kašpárek, Bedřichov, p. Jiříhava 2. (pl.)

Koupím: EBF11, EBF2, FCL11, 6SR7, 6B8, AK2, AF100, dále koupím radio autoradio 6 nebo 12 V. B. Janoušek, Praha-Dejvice, Bachmačská 13. (pl.)

Koupím elektr. Valve DCH25 a Telefunken DCH11. J. Zimerman, Třebenín u Čáslavě. (pl.)

Za DDD25, DD25 dám DF 22 a miliamper. 0—160 mA. Koupím přepál. síť. trafa nebo jádra větš. průřez. K. Cochlar, Trojanovice č. 16, p. Frenštát p. R. (pl.)

Prodám knihovnu: Stránský, Základy radio-techniky; Strnad, Základy slaboproudé elektrotechniky, díl I-II; Joachim, Letecká radio-technika; Kalendovský -Strnad, Fotoelektrické články; Technický průvodce; Elektrotechnika, část I, II, IIIA, IIIB, IV a Va; Bednářík, Kurs radiotechniky; Sahánek, Televize; Nachtilak, Technická fysika a 40 dalších knih, jen vcelku za 3000 Kčs; dále prodám asi 250 odporn. a 120 svít. kond., radiotrafo 100 W, autotrafo 700 W, motorek 220 V/15 W, dva elity 8+8 μ F, elektronky: 4krát 1ETG, RV12P4000, síť. tlumivky, kv kondens. duál, otoc. stupnice a různý drobný materiál, jen vcelku vše za 1000 Kčs. O. Šafařík, Praha XII, Boleslavská 11. (pl.)

Prodám ohmmetr Omega Er. zcela nový za Kčs 1200. Svoj. asp. J. Janečka, N. Mesto n. Váhom, pošt. schr. 10/AI-W. (pl.)

Prodám rád. RA, roč. 19 až 25 a 5 čís. roč. 18, dále E444, KBC1, CBL1, dva dom. telef., chasis superhetu Harnphon Princ 40 B bez el. komplet s perm. reprod., pak duál, triál. Nabídnete. Tichánek, Brno 23, Procházkova ul. č. 2a. (pl.)

Prodám elektronk. voltmetr osaz. EB4, EM4, 1803 podle Prakt. školy radiotechn., neocejch., a buz. dynamik prům. 26 cm. Cena podle dohody, eventuáln. výměna. Fr. Klešt, Hradec Králové, Střelecká 578. (pl.)

Prodám super soupr.: vstup., oscil., přepin., 2krát mf trafa, 8×8, 10×10, 20×8, dynamik, elimin. 80 mA, vše nové. Potřeb. 3krát EF22, ECH21, EBL21, DG3-2, VY2, i jednotl. V. Plaška, Dáblíčka 243. (pl.)

Prodám super soupr.: vstup., oscil., přepin., 2krát mf trafa, 8×8, 10×10, 20×8, dynamik, elimin. 80 mA, vše nové. Potřeb. 3krát EF22, ECH21, EBL21, DG3-2, VY2, i jednotl. V. Plaška, Dáblíčka 243. (pl.)

Prodám super soupr.: vstup., oscil., přepin., 2krát mf trafa, 8×8, 10×10, 20×8, dynamik, elimin. 80 mA, vše nové. Potřeb. 3krát EF22, ECH21, EBL21, DG3-2, VY2, i jednotl. V. Plaška, Dáblíčka 243. (pl.)

Prodám oprac. litin. talíř Ø 250 mm s hřídel. lož. a posuvn. záříz. pro nahrávačku za 300 Kčs. V. Patrovský, Teplice-Šanov, Masarykovo n. 2. (pl.)

Vyměn. 4elektronk. autosuperhet bez krytu a reprodukt. za vše stran. přesný měř. přístroj. Mavo pro ss i st měření, nejrůzněji T. Horn. R. Forejt, Lom u Mostu, Komenského osada číslo 75. (pl.)

Nutně potřebuji ECL11, Ant. Dřízel, Praha XIV, Ulice na Pankráci 4. Telefon číslo 917-21. (pl.)

Prodám elektronky KF3, UY11, CY1 a úpln. stavebnici tříelektron. přijímače s kovovými elektronkami, dynam. a skříní. E. Polák, Nučice, p. Dušníky u Prahy. (pl.)

Prodám elektronky: amer. A, E, K, D, RV, speciál. ukv žaludové, součásti: ukv a kv, k signálu, oscilografy (i elektronky), relais, milampérmetry Roučka, piezokristaly. Závisí Skácel, Praha-Michle, Kostelní 49/53. (pl.)

Dám 2krát triály 3×500 cm a vibrátor 2,4 voltu (bezfiltri. tlum.). Potř.: 2krát RL12P10, 2krát RV12P2000 a RL2P3. Vlad. Stránský, Střekov, Děčínská 231. (pl.)

Prodám usměr. 220 V-24 V/2,5 A, dynamo 24 V/450 W, voltmetry a ampérmetry, dále elektr. kamna 220 V/1200 W, dobíječ 120 V, 2-6 V/0,2 A, Foto 6½×9, F:4,5, zvětš., elek. exposimetr atd. jen v celku. Dot. dvojl. B. Fajman, Sobotín 53. (pl.)

RADIOMECHANICKA
nebo zkušeného radioamatéra přijme fa
RADIO-ŠLAIS-PLZEŇ, Stalinova 33.

Americké elektronky, býv. vojenské elektronky, i normální elektronky čs. výroby dodá Vám

Radio Vácha

Praha I., Ovocný trh 11.
Napište si o ceník elektr., které jsou na skladě.

Koupím elektronky
RV 12 P 2000 každé množství.

Radio Vácha

Praha I. — Ovocný trh 11.
Telefon 38895.

Potřebuji 100 starých gramofonových desek; ne papírových.
Dám za kus 8 Kčs. Radioamatéři, pomůžete mi je sehnat?
Pošlete je, třeba rozbité, peníze za ně poukáži ihned.

Radio Vácha

Praha I. — Ovocný trh 11.

Superhetová souprava cívek
RAPID-BLOCK

pro krátké, střední vlny, sestávající ze vstupu, oscilátoru montovaného na společném přepínači, jen 6 spojů k připojení ze dvou mezinfrekvencí 472 Kc v blízkových krytech, vše tříledeň vyráběné, vyzkoušené amer. signálegenerátorem, outputmetrem a v hrajícím modelu. K tomu patří antenní filtr pro mf 472 Kc. Montáž superhetu stala se nyní snadnější obyčejné dvojkdy. Mnoho pochvalných uznání. Souprava včetně návodu, 15 dílků schémat vyrábí a dodává za Kčs 525,— proti dobré fa

Ing. radioel. VLADIMÍR ONDROUŠEK
BRNO, Bratislavská 17. Telefon 13951

Nejvyšší jakost - nejnižší ceny!

Reproduktoři perm.

15 Watt prům. koše 300 mm

Kčs 1150,—


25 Watt prům. koše 300 mm

Kčs 2257,—

Dodáváme poštou na dobírku

RADIO FETTER
OSTRAVA XVI, -HRABOVÁ

CENA Kčs 2.267,—

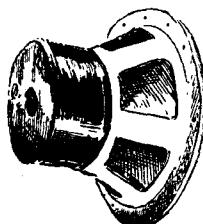

Dodáme ihned zo skladu:

Krystalové zvukovky s ramienkom a stojanom len za Kčs 125,—

Dynamické mikrofony M Kčs 1190,—

Krystalové mikrofony, jakostné, pekného provedenia, so stolným stojanom, celochromované 925,—

Dvojstupňový predzosi ovač 2 x EF12,1 x AZ1 s přívodním káblom a potenciometrem . 1980,—

RADIX - Ladislav Kačer, Bratislava
Molotovova 12 • Telefon 61-73

PRO DOBRÉ ZVUKOVÉ SNÍMKY



Gevaphone

Dokonalé nahrávací desky

GENERÁLNÍ ZASTUPCE PRO ČSR

VL. SASKA, PRAHA X, PALACKÉHO 33

TRANSFORMÁTORY

tlumivky

RADIO
Otfous

Značka spokojenosti

RADIANT LAMP CORPORATION, Newark, N. J.


Projektové žárovky	53 druhů
Prosvětlovací žárovky pro zvukový přednes	9 "
Žárovky pro bodové osvětlení	30 "
Žárovky pro záplavové osvětlení	11 "
Žárovky pro filmové ateliery	21 "
Žárovky pro letištní službu	20 "
Žárovky odolné proti náhlému ochlazení	4 "
Žárovky odolné proti počasi při použití venku	8 "
Žárovky normální pro všeobecné použití	8 "
Infračervené žárovky R-40 pro vysušování	
Žárovky záplavové s reflektorem uvnitř HI-FLOOD odolné proti počasi	

E. PAILLARD & CIE, Ste Croix, Švýcarsko

Bytové přijimače s nejnovějšími americkými elektronkami, zesilovače, radiové součásti
Elektrické motorky a mechanické strojky pro gramofony a též pro průmyslové použití
Gramofony normální i automatické pro 10 desek
Přenosky magnetické, krystalové a dynamické
Zvukovky
Příslušenství ke gramofonům
Otáčivá zařízení pro výklady
Metronomy

KALAT A SPOL.

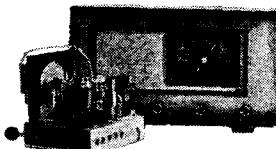**PRAHA I, JILSKÁ 4 »U VEJVODŮ« II.p.
TELEFON 223-17**



Úplná stavebnice
dvoulampového přijimače
s lampami EF 22, EL 11, AZ 1
v krásné leštěné skříni.

Plánek zasíláme zájemcům obratem. Dále dodáváme:
zesilovače, reproduktory, transformátory, mikrofony, rozhlasová zařízení, radiopřijimače,
gramofony a ostatní radiové součástky.

RADIO ZELENKA, KOPIDLNO

Universum

Výkonné hodnoty a zapojení
tu i cizozemských elektronik

**PŘÍRUČKA PRO RADIODÍLNY
A AMATERY**

Vydal: Ing. Š. Raab, techn. konsultant — Praha XII, Římská 4.

NÁSTUP VÁCHY DO DVOULETKY!

Dnes je československý radioprůmysl v rukou našich odborníků. Dnes se již tito odborníci nemusí krčit v ústraní před cizáky. Dnes všichni mozkem i rukama pracují pro větší úspěch naší dvouletky. My všichni jim při tom musíme pomáhat!

**Pro mne je naše dvouletka závazkem sloužit Vám tak dobře, jako ještě nikdy!
Je to pro mne dvouletka služby, ochoty, rychlosti a odbornosti! Poradíme Vám,
pomůžeme Vám, posloužíme Vám tak jako málokdo a málokde!**

Zde si přečtěte, co a hlavně zač jsem pro Vás připravil:

Obj. čís.	Kčs	Obj. čís.	Kčs
33 Amplion čtyrpólový (chassis) pro RV elektronky	70,—	16 Přepinač speciální pro měřicí přístroje. Uvedení do chodu stiskem	74,—
1 Cívka ferrocartová s dolad. šroubem v hlin. krytu	9,—	36 Skřínka bakelitová DKE, pro přijímače i ampliony (rozměr 23×23×12 cm)	55,—
2 Elektrolyt PHILIPS 1000 μ F, 6/8 V — 40°, + 70°	22,—	17 Souprava deseti odporů na pertinaxové destičce, vhodných pro běžné typy dvoulampovek	12,—
3 Ferrocartové dvojče, soustava dvou ferrocartových cívek vzájemně odstíněných, s možností doladění, v hliníkovém krytu	19,—	18 Souprava pěti odporů na pertinaxové destičce	4,—
4 Kondensátor keramický, se stříbrnými polepy, v hodnotách od 10 pF do 1500 pF, na různá zkušební napětí, od	3,—	19 Soustava relais se zlatými kontakty a s fluorescenčním indikátorem	98,—
5 Kondensátor keramický, 200 pF na 5000 V	18,—	20 Tlumivka, výhodná k přizpůsobení pro dynamické mikrofony a přenosky	22,—
6 Kondensátor blokovací 0,5 μ F na 750 V zkouš.	3,50	21 Tlumivka síťová filtrační 100 Ω	16,—
7 Kondensátor 0,1 mF, speciální pro velké rozdíly teplotní (alcatrop), 500 V provozního napětí (zkouš. napětí 1500 V)	3,50	22 Tlumivka 1,3 Ω /300 závitů drátu 0,65, vhodná pro filtrace žhavicího napětí bateriových elektronek	16,—
8 Kondensátor olejový 0,1 μ F, se skleněnými izolátory na 2000 V provozních	54,—	23 Tlumivka síťová 400 Ω /50 mA	36,—
9 Kondensátor elektrolytický 50 μ F/8 V v kovovém pouzdro	14,—	24 Tlumivka impedanční pro elektronky: RV2,4P700, RV12P2000, RV12P4000	16,—
10 Kondensátor doladovací 60 pF	10,80	25 Tlumivka odrušovací SIEMENS, pancéřovaná, s ferrocartovým jádrem vysoké účinnosti pro velké zatíž.	64,—
11 Kondensátor BOSCH, 4 μ F, neprorazitelný na 500 voltů provozních — 20°, + 70°	56,—	26 Tlumivka vysokofrekvenční	4,50
12 Kondensátor otočný, universální, pro každého radioamatéra, šest vzájemně izolovaných statorů na steleitových isolátorech, tři přesně kalibrovány rotory, taktéž vzájemně izolované. Absolutní přesnost souběhu. Průběh křivky na 270° vytíčení. Jedinečně řešené zachycení tlaků a deformací; mohutné kuličky, ložisko s tolerancí na tisícinu mm	96,—	27 Tlumivka 350 Ω rozptylová	21,—
34 Kondensátor otočný, krátkovlnný, vzduchový v kuličkových ložiskách	80,—	28 Transformátor nízkofrekvenční 1:1 a 1:3	42,—
35 Kondensátor otočný, trojnásobný, frézovaný z jednoho kusu, se sadou krátkovlnn. cívek a kondens.	86,—	29 Transformátor výstupní pro AL4 a EL11	68,—
13 Kostříčka krátkovlnná z celuloisu	—,90	30 Transformátor síťový, primár 120/220 V, sekundár 2×4 V/1 A	68,—
14 Kostříčka keramická na krátkovlnn. cívky	1,50	31 Transformátor mikrofonní s krytem	72,—
15 Potenciometr lineární 50 000 Ω	22,—	37 Transformátor AEG, primár 220/240 V, sekundár 2×6,3 V/20 A, 2×6,3/1 A, vhodný pro nabíječe, diathermii atd. Transformátor je určen pro stálé zatížení; jedinečné provedení jeho konstrukce dovoluje přetížení až do 175 %	225,—
		32 Zdiřková destička trojnásobná, pro rychlou montáž	1,—

Sami jistě uznáte, že tyto ceny jsou neslyšchaně nízké — váchovské! Objednejte proto větší množství zboží, nejméně však za 250 Kčs. Může se Vás víc spojit dohromady a objednat najednou. Usnadníte nám tím expedici, a už napřed Vám děkuji. — Přijďte, pište, každý z Vás bude spokojen s výběrem i cenou.

Radio Vácha

PRAHA I, Ovocný trh 11 • Telefon 388-95

Dotaz zašlete redakci Radioamatéra a připojte k němu:

1. Odstraněný roh tohoto kuponu s číslem,
2. frankovanou dopisnicí se zpětnou adresou, nepřesahuje-li dotaz dvacet slov a lze-li na něj stručně odpovědět, anebo frankovanou obálku s přesnou adresou a Kčs 10,— v platných poštovních známkách pro dotazy obsáhlější.

KUPON TECHNICKÉ
PORADNY
RADIOAMATÉRA