

RADIOAMATÉR

Casopis pro radiotechniku a obory příbuzné

1

Ročník XXVII • V Praze 7. ledna 1948

OBSAH

Z domova i z ciziny	2
Jak pracuje spoušťový obvod	4
Odporníky karbowid	5
Harmonická analýza tepavých průběhů	6
Návod k diagramu ERIW	7
Deset námětů ze zahraničních časopisů	8
Výklad činnosti superreakce	10
Akustický „radar“	12
Synchrody	14
Záznam zvuku na drát	16
Universální superhet	20
Krystalka pro začátečníky	24
Přehled historických desek	26
Pro vaši diskotéku	27
Dopis z Ameriky	28
Z redakce — K předch. číslem — Nové knihy — Obsahy časopisů — Koupě-prodej-výměna	28—30
Kněžní příloha: Měření v radiotechnice, můstky, str. 141—148	
Vložka uprostřed: Diagram.	
E R I W	

Chystáme pro vás

Superreakní přijimač pro vlny 2—12 m • Laditelný dípíl pro metrové vlny • Jednoduchý induktor (elektrisační přístroj) • Laboratorní krystalka • Superhet na stříd. proud se souměrným konc. zesilovačem, pro jakostní přednes.

Plánky k návodům v tomto čísle

Výkres na hranací hlawy spolu s ostatními kreslenými obrázky pro nahrávání na drát, otisk pův. výkresu velikosti A2 za 16 Kčs • Superhet na oba proudy, spojovací plánek ve skut. velikosti spolu se zvětšeným otiskem schématu, formát A2 za 16 Kčs, výkres kostry a skříně, formát A2 za 16 Kčs, při současné objednávce se zapojovacím plánkem dohromady 30 Kčs • Spojovací plánek krystaálky ve skut. velikosti spolu se zvětšeným otiskem schématu, formát A4 za 6 Kčs, s „pohlednicí“ za 10 Kčs. Za příslušnou částku, zvětšenou o 2 Kčs na výlohy, a připojenou k objednávce posíláme odběratelům redakce Radioamatéra. Zaslání na dobírkou, nebo se složenkou pro dodatečné placení není možné z techn. důvodu.

Z obsahu předchozího čísla

Elektrická derivace a integrace • Diagram pro výpočet převodu transformátorů • Zkoušení zesilovačů II • Zdonalnení rázových generátorů • Vf zdroje vysokého napětí • Standardní zesilovač 15 W • Milliampervoltmetr se 12 rozsahy • Barevné značení součástek • Diagram pro výpočet převodu • Návštěva v Tesle • Anodová automodulace • Rydlo k popisování kovu • Drobnosti na stromek i pod něj.

VĚDECKÉ METHODY A ŽIVOT

Viceprezident laboratorního oddělení RCA, C. B. Jolliffe, přednáší na loňském jarním sjezdu amerických radiotechniků úvahu s náhlom „Vztahy inženýrského povolání k světovým záležitostem“. Předkládáme ji ve zkrajeném a volném přetlumočení k úvaze našim technikům, neboť závažnost pronesených idejí nepostihuje jenom Spojené státy. Slovo technik, používané pro krátkost a neformálnost, znádí tu člověka, jehož dílo a pracovní způsob vyhovují technickým účelům.

Kouzelná proměna světa, která se začala sotva před sto lety a v posledních desíti letech dosáhla vystupňování skoro závratného, je výsledkem speciálního způsobu práce, založeného na vědeckých metodách. Porovnávání pokroku technického s rozvojem hospodářským, sociálním a kulturním ukáže však, že v těchto neméně závažných oborech je lidská společnost značně pozadu. Naše Země může poskytovat dostatek prostředků ke hmotnému i duchovnímu blaho bytu všech svých obyvatel, je však známo, že jich využívá jenom nevelká část lidstva. Před staletimi byly stanoveny zásady morálky a práva, a přeče je dodnes nebezpečně blízko hrozba války a násilného dořešování lidských vztahů národních i světových, tohož primitivního prostředku, které zákon přísně trestá u jednotlivce, proti němuž však nemá zbraní, stane-li se projevem hromadným.

Rozbor neutěšené neuměrnosti mezi rozvojem techniky a humanitními nebo hospodářskými složkami civilisace vede ke zjištění, že přičinou je nedostatečné využití vědeckých metod v jiných než vědeckých oborech. Připomeňme způsob, jímž své problémy řeší technik. Shromáždi především všechny dosažitelné informace o daném námětu, a s jeho stanoviska je studuje. Nestáčí-li to, získává další poučení pokusů a výzkumu. Vyhledá všecky zákonitosti, zkouší, počítá, analyzuje a hodnotí jejich vztahy; slouží je s matematickou logikou v organizaovaný řád, a takto zákonitě, ale zejména pracně a důkladně tvorí výsledek. Jen vzácně přinese okamžité rozešření inspirace nebo štastnou náhodu; jak neúčinná by byla výzkumná laboratoř, vedená tápavě a nahodile, s vírou v takové náhody.

Základem technického poznatku je tedy úplné ovládnutí a porozumění. Není však možné tvrdit, že by tato obecná zásada byla vždy respektována při řešení problémů netechnických, ačkoliv formátem i významem přerůstají leckteré technické dílo, a nelze najít jediný rozumný důvod, proč by vědecký, logicky disciplinovaný duševní proces nepřinesl i tady stejně dobré výsledky. Příčinou, pro niž lidstvo dosud nedbalo, těží z prospěšnosti vědeckého systému i mimo vědu, je v konečné fázi to, že vědec nědáli přenést svůj pracovní systém na obory mimo své působiště a svůj obor. Před několika desítkami let stačilo technikovi ovládat vcelku primitivní nástroje svého „řemesla“, počty, mechaniku, základy fyziky, chemie a technologie. Později bylo nutno vypěstovat i základní znalost lidí, neboť zase jen technik mohl bezprostředně řídit práci jiných techniků. Tento vývoj se v posledních letech prohloubil, a technikové se stali vedoucími laboratoří, velkých provozů a továren, zřídka však vedoucími ne jen v žádosti. Stačilo jim k uspokojení vést tyto podniky po stránce odborné, zatím co

problémy hospodářské a sociální (což lze jinak pojmenovat agendou obchodního a vrchního ředitelství) klidně ponechávali jiným. Mohli být při tom spokojeni s výsledky svého hledacího a tvořivého úsilí, s tím, že vytvořili nesmírně výkonné nástroje pro lepší život. Neprevzali však odpovědnost a rozhodování o jejich použití a rozdělení, a byli poté často velmi nespokojeni s leckterou neočekávanou promenou toho, čím chtěli prospekt, ve zdráh a nástroj násilí.

S těchto perspektiv je nutno vidět moderního technika takto: Shledá-li svou povahu a sklony vhodnými pro úsilí a neodchylnou pravdivost, věnuje se nejprve důkladnému studiu zvoleného oboru, ve kterém bude hledět nasbírat všechny dosažitelné vědomosti. Nadto se musí seznámit s hlavními zásadami psychologie, hospodářství, politiky, etiky a logiky. Tim se ze sebe vypěstuje nejenom technika, nýbrž neméně důležitou složku osobnosti, stědře vybavené všeobecnou kvalifikací; jen tak může plodně sloučit svou práci s ostatním mnohotvárným lidským snažením. Upoután zajímavostí a náročnosti své práce, nesmí prohlásit, že pro jiné věci nemá kdy. Musí mít kdy účasti na hospodářském dění a větších věcech, jako na ně mají kdy právni, lékaři, profesori a jiní, jejichž povoláním je výlučně politika. Je nutno rozšířit vznětne odbornické osamění a stát se do kontaktu s oborem a vědou. Tímto rozšířením zájmu se stane i dokonalejším technikem.

Technik, oddaný svému povolání, snadno najde cestu k naznačenému cíli, protože proto uvést zásadní body. První povinností je vypěstovat a rozvinout v sobě umění jednat s lidmi, a to nejen s odborníky, nýbrž i s těmi, jimiž technická terminologie, není srozumitelná. Nesmí se nadále ostýchat využít pozornosti a uznání, s nimiž dnes svět vzhledi k vědě a technice. Některí z nás mají světovou proslulost i mimo odborné kruhy. Má-li věda získat další odlehčí působisko pro své osvědčené metody, musí být takových lidí více, a příznivý ohlas, s nimiž jsou jejich zásluhy ocenovány, nesmí utichnout. Technik zpravidla reklamou pohrdá; zde je ji však zapotřebí pro dobrý účel. Příznivé postavení oboru sdělovacího jest v tomto ohledu zřejmé: ustavičný přívoj novinek takřka oslnující původnosti a obecné prospěšnosti je příznivým prostředím pro přerod osobnosti. — Od materiálu je nutno se přiklonit k lidem, od vzorců a symbolů k živému slovu, od osamění a zamkllosti ke sdílenosti a k vědomí soudobého součítosti a služitelnosti technických i hospodářských, sociálních a politických otázek. Zejména je však zapotřebí, aby ani v takto rozvinutém působení technik nezapomněl a nikdy nezanedbal věčně platné zásady vědecké práce: reálnost, přesnost a stavovskou poctivost. —



Amatérská FM na 80 a 20 m

Koncem tohoto roku vstoupí v platnost povolení FCC, podle kterého mohou američtí amatér-vysílači pracovat s kmitočtovou modulací s úzkým pásmem (NBFM — kmitočtová modulace, jejíž postranní pásma nejsou širší než u stejně jakostrní modulace amplitudové) i na rozsazích 3,8 a 14 Mc/s. Povolení je přechodné a bylo vydáno, aby bylo možno dokonaleji prozkoumat funkci a účinnost tohoto nového druhu modulace na delších pásmech. O výsledky jeví již předem zájem hlavně americké vojenské úřady a rozhlasové společnosti.

-rn-

Obrazovka kontroluje letadlo

Americká fa Sperry Gyroscope navrhla elektronkový přístroj, který trvale kontroluje provozní poměry letadlových motorů. Podle zprávy, kterou otiskuje listopadové číslo *Radio Craft*, skládá se přístroj z řady snímačů otíseků, po př. vhodných děličů napěti, které je možné připínat na osciloskop. Na stínítku obrazovky se pak ukazují obrazce, snadno porovnatelné co do frekvence i tvaru, z nichž pilot okamžitě pozná výskyt a druh poruchy: vynechávající svíčku, zadírající se pist, vadné ložisko, chybu v elektrickém obvodu atd. Leckterému svátečnímu automobilistovi by podobný přístroj také prospěl, ne ovšem tolik, jakoby byl „vycvičen“ i k okamžitému provedení příslušné opravy.

Americká páska pro magnetofon

V USA je možno koupit nahrávací pásku pro domácí magnetofony. Podle výrobce sdělení (*Minnesota Mining & Mfg. Co.*, St. Paul, Minn.) dovoluje dobrý záznam až do 10 kc/při rychlosti pouhých 20 cm za vt., její šíře 6,5 mm vystačí pro několik sousedních záznamů, má značnou koercitivní sílu 350 oerstedů, takže může dávat značné napěti, nemagnetická nosná páska mezi vrstvami zabraňuje prokopírování zvuku, páška se přetrvně teprve

C Společnost snášela příliš dlouho v problematice svých vztahů řešení přiblížná, nevýkonnost a špatnou účinnost, jakou by technik stěží trpěl ve svém prostředí. Prostý občan má ve věku techniky více než dříve právo najít v technikovi nejen tvůrce hodnot, nýbrž i rádce, spoluodpovědného za jejich použití. Splnění tohoto nároku je závazkem i posláním.


SDRUŽENÝ PŘIJIMAČ pro rozhlas i televizi

Nejoblíbenější přijimače pro televizi jsou v Anglii stolní modely, kombinované s rozhlasovým přijimačem. Na obrázku vidíte přijimač A de l p h i firmy B a i r d. Přijimač má čtyrelektronkový superhet pro příjem na krátkých, středních a dlouhých vlnách, který

při příjemu televize slouží jako zvuková část televizního přijimače. Obrazová část má 18 elektronek včetně obrazovky průměru 24 cm. Dva reproduktory jsou po straně obrazovky. Přijimač má čtyři knoflíky pro obsluhu: ladění, hlasitost, tónová clona, kontrast obrázku. Tlačítka jsou pro přepínání vlnových rozsahů a pro příjem televise a tři pevně nastavených rozhlasových stanic na stř. vlnách. Cena je asi 120 liber (24 000 Kčs). -rn-

tahem 4–5 kg, může být popsána režijními značkami, a dovoluje několik tisíc přehrání. K nahrávání Brushovou hlavou BK 919 potřebuje signálnový proud 0,5 mA spolu s 2 mA „předpětí“ o kmitočtu 30 kc. Běžně prodávaný kotouč o délce 1225 stop (asi 380 m) vystačí pro záznam 30 minut.

Dvacet elektronek v náprstku

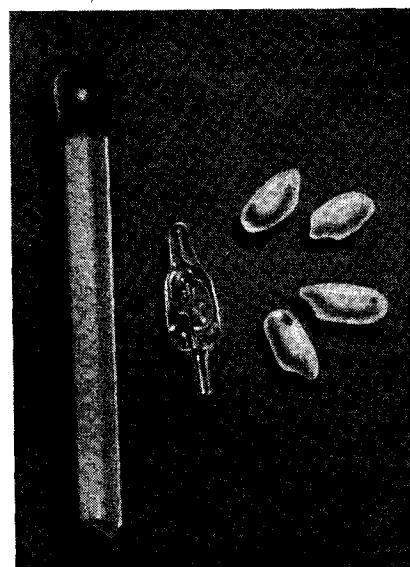

U nás jsme se dosud nemohli ani pochodem potěšit s malým americkým záznamem elektronkové techniky — subminiaturními elektronkami řady Proximity Fuse, a již dochází zpráva, že elektronkovému oddělení amerického National Bureau of Standards se podařilo sestavit elektronky, veliké jako zrnko rýže. Podrobnosti se dosud tají, avšak předběžná zpráva uvádí, že jsou mnohem výkonnější (patrně na ukv) než elektronky dosavadní a jejich životnost je mezi 1–20 tisíci hodin-

ami, což je až patnáctkrát více než u dnešních typů. První použití bylo nalezeno v elektrických počítacích strojích (ENIAC), které obsahují až 18 000 elektronek a výbojek a jejich rozměry budou moci být „mikroelektronkami“ radikálně změněny. (Radio Craft, November 1947.)

Umělé krystaly

Zmínky o uměle vypěstovaných krystalech, nahrazujících přírodní krystalický křemen, dnes dosti vzácný, znamenitě doplňuje informace v listopadovém čísle Radio Craft, 1947. Látka, z níž se až půl kilogramu těžké krystaly vypěstují z „násady“ o rozměrech asi 8 mm, je *ethylene diamine tartrate*. Jméno uvádíme tak, jak

Z DOMOVA

je udáno v našem pramenu; zájemci a odborníci zjistí český význam snáze a bezpečněji než my. Násada se prý získává odpálením nasyceného roztoku jmenované látky. Pak se ponorí do roztoku, který se pozvolným odpárováním převede na presycený. Teplota nesmí při růstu kolísat o více než 0,1 stupně (patrně Fahrenheitova, t. j. o 0,0556° C).

Krystaly vítězí

Zdá se, že diody budou brzo vytlačeny ze schemat přijimačů pevnými krystalovými detektory. Firmy Sylvania uvedla minulý měsíc na trh novou zdokonalenou krystalovou diodu 1N38. Protivzoru 1N34 bylo zvětšeno přípustné st. napěti na 100 V, kapacita zmenšena na 0,8 pF a závěrný odpor zvětšen na 2,5 MO. Minimální život 1N38 je 5000 hodin při proudu 25 mA.

Malé, ale zralé

Miniaturní elektronky mají v USA takový úspěch, že byla jejich řada opět rozšířena; existuje již 48 verzí. Od jednoduché bateriové diody až po směšovací, televizní pentodu a triodu a výkonné elektronky, takže je možno s nich sestavovat jakýkoliv přijimač, bateriový nebo síťový, střídavý i universální. Předpokládá se, že 45 % americké produkce elektronek v příštím roce bude tohoto typu.

Supersonická pračka

Spoluprací doktorky Pauliny B. MacKourové a dr. H. K. Schillingové vznikla v pennsylvánské State College pokusná pračka, která na rozdíl od běžných pomalých pohybů používá ultrasonických zvuků. Zašpiněná látka v mýdlové vodě, vystavěná ultrasonickým kmitáním, byla velmi energicky vyprána. Podle theoretických prací některých odborníků lze nečistota na vláknech tkaniny přitažlivosti elektrických nábojů, a mocně cloumání rychlých nadzvukových kmitotů usnadňuje její uvolnění. (Radio Craft, 11/47.)

Zazděný přijimač

Přijimače pro vestavění do zdi, které jsme zahledli v několika amerických firmách, vyrábí American Communication Corp. Je to standardní šestielektronkový superhet, vestavěný s velmi plachým reproduktorem do krabičky hluboké jen 8 cm. V přístroji jsou i elektrické hodiny, které spínají i vypínají přijimač v určenou dobu.

Nejsilnější vysílač

V Sovětském svazu? V Americe? Pět set kilowattů, dva tisíce kilowattů? Ani to, ani ono. Nejsilnějším vysílačem jsou sluneční skvrny. Dobře vyvinutá skvrna dosahuje „výkonu v anteně“ přes milion kilowattů. Program, bohužel nezádoucí, lze pozorovat na přijimače v oblasti metrových vln v podobě šumu a hluku. ri

Barevný přenos obrázků

Finch Telecommunications, Inc., předvedla nedávno velmi levný přístroj, který zaznamenává faksimilovým procesem barevné obrázky. Jako černobílé přístroje tohoto druhu, nepotřebuje ani tato podstatně zdokonalená verze speciální papír.

I Z CIZINY

nýbrž stačí obyčejný papír pro psací stroj. Používá se čtyř základních barev, další mohou být přitíštěny.

Potenciometry s možností souběhu

Drátové potenciometry pro přesné měření přístroje uvedla na trh firma *ITC* (Waltham, Massachusetts, USA). Pečlivým výběrem odporového materiálu a zdokonaleným vinutin podařilo se dosahovat, že průběh odporu neodchyli se v žádné poloze běže o více než 0,5 % od linearity, takže je možno s touto přesností zhotovovat stupnice přístrojů (můstku, děličů a pod.) výpočtem. Potenciometry je možno dostat ve všech hodnotách od 100 až 10 000 Ω. — rn-

Nadzvukové echo v metallurgii

Přiložili se křemenový krystal, buzený supersonicky, na odlitek nebo výkovek, a napájeli se krátkými impulsy s následujícími obdobími klidu, při nichž týž krystal použív jako mikrofon, lze zjistit vady vnitřní struktury (lom, mázdra, bublina). Malé nebo silně zakřivené předměty se vyšetrují v kapalině. (R. C.)

Mezinárodní veletrhy v roce 1948

Podle schváleného kalendáře Mezinárodní unie veletrhů v Paříži sděluje tiskové oddělení PVV následující data pro první polovinu tohoto roku:

12.—21. III.	Praha, 47. PVV
14.—21. III.	Vídeň
10.—20. IV.	Basilej
2.—11. IV.	Lyon
12.—27. IV.	Milán
17.—28. IV.	Brusel
1.—17. V.	Paříž
8.—17. V.	Záhřeb
29. V.—13. VI.	Lille
31. V.—12. VI.	Toronto

Americké statistiky

K počátku loňského roku bylo v USA 60 850 000 přijimačů, a protože v tomto počtu je asi 35 milionů rodin, kde mají jen jediný přístroj, znamená to, že v USA je bez přijimače přece jen ještě 3,32 mil. domovů. Automobilových přístrojů je v USA asi 7 milionů. — Rozdělení pořá-

Text k obrázku: Opravářská souprava firmy PYE. Nahoru outputmetr a přepinač jeho rozsahů, nahoru vlevo měřicí přístroj elektronkového voltmetu signálního generátoru, který je umístěn uprostřed. Dole universální měřicí můstek pro odpory i kapacity.

S malým přijimačem firmy Murphy seznámili se naši čtenáři v referátu z Radiolympie v loňském čísle 11. Dnes přinášíme vyobrazení vnitřku tohoto přístroje, který prozrazuje, jak jednoduše bylo dosaženo souměrnosti (přijimač nemá zadní stěnu a jeho vzhled je s obou stran stejný). Současně je vidět, že umístění stupnice nahoru umožnilo využít celé stěny přijimače jako ozvučnice pro reproduktor, takže přes malé rozměry obsahuje skřínka 18cm dynamik a má také velmi pěkný přednes. — rn-

dů v USA je toto: 41 % hudby, 16 % her, 13 % zpráv a komentářů, 6 % vzdělávacích pořadů, stejný díl pořadů náboženských, 4 % projevů a rozhovorů, 1 % praktických hudeb. Náš pramen neuvedl, s kolika procenty reklamy jsou pořady sdruženy, ač právě to by byl zajímavý doplněk této informace.

Robot pro opraváře

Zajímavou soupravu pro opravářské dílny vyrábí cambridžská firma PYE. V poměrně malé ocelové skříně (viz obrázek) je outputmetr, signální generátor a universální měřicí můstek, čili všechny přístroje, kterých je při opravách zapotřebí. Outputmetr má tři rozsahy, cezchované v mW (0,25—5000) při impedancích 2,5; 4; 7,5; 15 a 5000 Ω a přesnost 5 % v rozmezí 50—5000 c/s.

Signální generátor má 7 rozsahů od 100 kc/s do 50 Mc/s a přímo kalibrovanou stupnicí s přesností 1 %. Dokonalý zeslabovač s výstupním odporem 43 Ω dodává vý napětí 1 μF až 0,1 V. Přístroj má šest elektronek a vlastní elektronkový voltmetr pro měření hloubky modulace a výstupního vý napětí.

Zajímavý je universální můstek pro měření odporek a kapacit. Kromě obvyklých měřicích rozsahů (odpory od 20 Ω do 5 MΩ, kondensátory od 10 pF do 50 μF) je možno s pomocí napětí od 5 do 500 V měřit na vstupních svorkách také izolační odpory kondensátorů od 0,5 do 100 MΩ. Hodnota odporu se přímo odečítá na stupnici přístroje (nad stupnicí potenciometru), který při můstkovém měření slouží jako indikátor nuly. — Můstkové napětí se zesiluje a po usměrnění přivádí do zvláštního obvodu, který způsobí, že při rovnováze můstku je výchylka přístroje maximální a citlivost indikátoru



klesá s velikostí „rozladění“. Tímto zařízením je značně zjednodušeno vyvážení můstku i bez zvláštní regulace citlivosti indikátoru nuly.

Kolik že stojí tato přesná a výkonná měřicí souprava (s bohatou výbavou přívodních vodičů, umělých anten a pod.)? Méně než u nás pouhý signální generátor — jen 10 000 Kčs (50 liber). rn


Poznámky k době

Nebývá dnes slyšet příliš hlasitý nářek nad cenou, je-li člověku dopřáno žádanou věc koupit. Přesto se nelze ubránit litosti, když shledáme ve výložích obrazovku 7 cm v doprovodu cenuvky s cifrou ne-sympaticky vysokou, přes 1100 Kčs. Škoda, že tak budou z pokusů s obrazovkami vyřazeni méně majetní zájemci. Leda by nám pomohly výrobky americké.

Jinou věc ve vztahu k obrazovkám jsme zhlédli v jistém výkladě pražského obchodu. Ve středu stříňka se při běžném provozu zpravidla vypálí tečka, neboť se tam v některých použitých paprseck nejdé zdržuje, a stálým častým dopadem transformuje všecko světélkující hmotu ve fotony. Obrazovka, kterou jsme viděli, měla v tomto místě světélkující hmotu vymenou, a pohled dostatečně bystrý prokázal, že to nebylo uvedeným účinkem paprsků, nýbrž úmyslně: bod byl totiž přesně okrouhlý a ostrý.

S překvapením a radostí jsme zhlédli v několika pražských obchodech nejenom DF 22 a DL 21, nýbrž i dvojitou pentodu DLL 21, vesměs holandské výrobky. První dvě usnadní čtenářům Praktické školy radiotechniky stavbu přístrojů přesně podle návodů, třetí dovoluje sestrojit velmi výkonné bateriovou přenosnou dvoulampovku, jejíž popis přineslo 10.—12. č. roč. 1943. Nicméně je nutno podotknout, že zmíněná přijemná zkušenost byla učiněna v prosinci, a je obava, že světci s universální spotřebou, totiž Mikuláš a Ježíšek, vyčerpali mezi tím mnohý skrovné zásobený sklad.

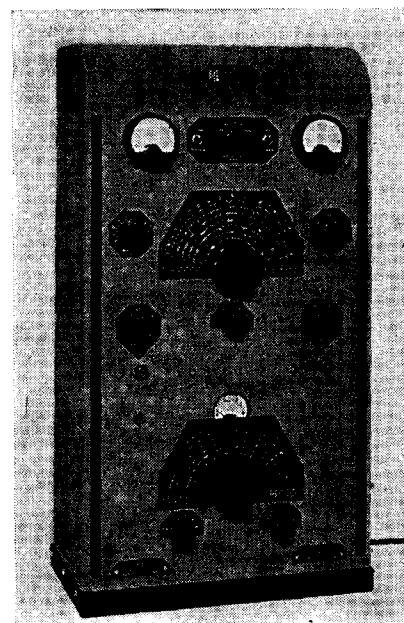Podle zpráv denního tisku byl splněn roční plán v umělých hmotách v závodě Baklavax již 22. listopadu 1947. Na našem trhu je však vysokou potěšující dostatek bakelite výšlisků, krabiček, knoflíků a jiného zboží tohoto druhu; litujeme však, že podobný dostatek není v oboru vlákennin, impregnovaných bakelite (pertinax, textgumoid).




Jak pracuje

SPOUŠŤOVÝ OBVOD

V moderní technice vědecké i průmyslové se často používá elektronkového zapojení, zvaného „spoušťový obvod“ (trigger circuit, spuskovaja schema), o jehož zajímavosti nalezli čtenáři doklady i v těchto stránkách. Popisy v naší (Radioamatér č. 10/47) i cizí literatuře jsou však stručné a nedovolují další rozvinutí myšlenky, která tvorí vtip tohoto zapojení. Proto se pokusíme tlumočit podstatu spoušťového obvodu obsahleji a podrobněji.

Provedeme zapojení podle obrazu 1 s libovolnou triodou. V obrázku značí: e_g pevné napětí, na př. -40 V, V stejnosměrný voltmetr s malou spotřebou (alespoň 5000 ohmů/volt), R_{a1} odpór na př. 20 k Ω , E_a anodové napětí, na př. 52 V, R_{g1} a R_{g2} odpory po 1 M Ω . e_{a2} měníme od 0 do $+100$ V a pozorujme napětí e_{a1} na voltmetru V : při napětí e_{a2} rovném 0 až $+30$ voltů bude napětí na mřížce elektronky silně záporné, poněvadž je aritmetickým středem mezi e_g a e_{a2} . Trioda je pro anodový proud uzavřena a $e_{a1} = E_a = 52$ V. Při e_{a2} rovném $+30$ V bude na mřížce -5 V; při e_{a2} o málo větším začne téci anodový proud, který srazí napětí e_{a1} . Anodový proud poroste (t. j. e_{a1} se bude zmenšovat) do $e_{a1} = +40$ V. Při dalším zvětšování e_{a2} však napětí na mřížce již neporoste, poněvadž vzniklý mřížkový proud udrží úbytkem na R_{g1} napětí mřížky na nule. Napětí e_{a1} se tedy zastaví na určité hodnotě, dané v podstatě velikostí odporu R_{a1} a vlastnostmi elektronky. Při e_g o 10 V menším (-50 V) bude k tomu, aby začal téci anodový proud, nutno napětí e_{a2} o 10 V zvětšit, a křivka se posune o 10 V doprava (v obraze 2 jsou zakresleny křivky pro $-e_g$ rovnou 30, 40, 50, 60 V). Při větším R_{a1} bude e_{a1} pro velká e_{a2} menší (obraz 3).

Uvedme nyní dvě elektronky do zapojení podle obrazu 4 (L si prozatím odmyslíme) a uvažme: e_{a1} závisí na e_{a2} tak, jak je nakresleno v obraze 2 nebo 3, tuto závislost naneseme do obraze 5 křivkou A. Podobně všecky e_{a2} závisí na e_{a1} prostřednictvím elektronky 2. Tuto závislost zaneseme do obraze 5 křivkou B principiálně shodnou s A, avšak zrcadlovou a pootočenou o 90° . Tyto dvě křivky se obecně protínají ve třech bodech: a, b, c. Poněvadž obě podmínky (dané křivkami A, B) musí být splněny, může rovnovážný stav nastat jen v bodech a, b nebo c. Kdybychom měli na př. z počátku rovnovážný stav v b, a e_{a2} by se nepatrně zvětšilo (na př. nepravidelnost émissie druhé elektronky, kleslo by působením 1. elektronky napětí e_{a1} (podle křivky A)). Toto zmenšení by všecky způsobilo prostřednictvím 2. elektronky podle křivky B další zvětšení e_{a2} . Tento změny způsobí rychlý (lavinovitý) přechod do rovnovážné polohy a. (Kdyby se e_{a2} na počátku zmenšilo, nastal by přeskok do bodu b.) Provedeme-li podobnou úvahu jako prve pro bod a, vidíme, že v tomto bodě je stav stabilní, t. j. malá změna napětí e_{a1} nebo e_{a2} nezpůsobí přechod do jiného rovnovážného stavu, nýbrž rychle se utlumí a rovnováha zůstane v bodě a. Podobně je sta-

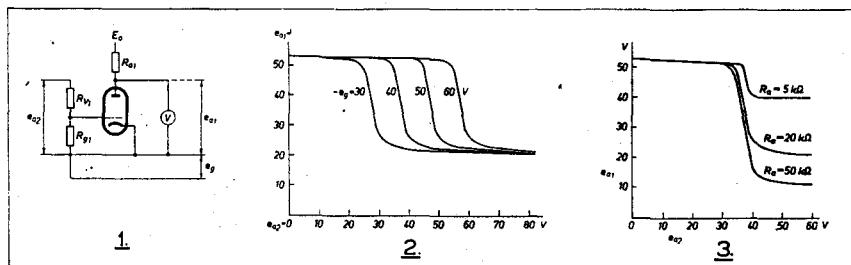

Dr Augustin Dittl

bilní i bod c. Nastaví se tedy v zapojení podle obrazu 4 vždy stav a nebo c (obr. 5), z nichž stav c jest vyznačen tím, že proud první elektronky jest roven 0, napětí e_{a1} je rovno E_a , druhou elektronku teče proud, odpovídající napětí asi nula na mřížce této elektronky. Stav a jest vyznačen tím, že elektronky 1. a 2. si vymění úlohu.

Do tohoto obvodu vpravíme rušivé napětí, na př. tím, že do cívky L vsuneme permanentní magnet tak, že na svorce K vznikne při zasouvání záporné napětí. Po tuto dobu se tedy křivka A (obraz 5) posune doprava o tolik voltů, kolik je napětí na cívce L (viz též obrázek 2 a křivky A' a A'' v obraze 5). Jestliže totto napětí překročilo určitou, z obrazu 5 patrnou mez, pak křivky A'' a B se protínají již jen v bodě odpovídajícím bodu c. Byl-li tedy před zasunutím magnetu rovnovážný stav v bodě a, presume se nyní rovnováha do bodu c. Jakmile napětí na cívce L klesne na 0, nastane opět stav, určený křivkami A, B, avšak rovnováha zůstane v bodě c, neboť ten je stabilní. Při vytážení magnetu indukuje se v K kladné napětí. Křivka A se posune doleva (obr. 5 A'', A''') a při dostatečně velikém napětí (takovém, že obě křivky se protínají jen v jednom bodě) presume se rovnováha do bodu a. Tento rovnovážný stav se též udrží, když napětí na cívce L klesne na 0. Táž úvaha platí i pro případ, že pomocné napětí vpravíme do mřížkového obvodu 2. elektronky (je-li na př. cívka L v řadě s odporem R_{g2}).



Toto zapojení by mohlo pracovat neko-

nečně rychle, kdyby nebylo kapacity mřížky, která potřebuje určitou dobu, aby se nabila přes značné odpory (R_V a R_g). Aby se činnost zapojení zrychlila, zapojují se paralelně k odporm R_V kondenzátory, které způsobí rychlý přenos změny napětí z anody jedné na mřížku druhé elektronky. I tento postup je omezen tím, že se tyto posledně jmenované kondenzátory nabijejí konečnou dobou přes odpory R_a . Tyto odpory však nelze zmenšit pod určitou mez, neboť tím se zmenší i strmost křivek v obraze 3, a jakmile strmost křivek klesne pod 45° , nelze dosahnout tří průsečíků a, b, c. Aby se tedy ještě zvětšila rychlosť přepínání, je nutno použít elektronky s větší strmostí.

Praktická úprava spoušťového obvodu je na obr. 6 (Eccles-Jordanův obvod). Provedeme-li pro toto zapojení křivky obdobné obrazům 2, 3 (t. j. závislost anodového napětí 1. elektronky na napětí na anodovém kontaktu 2. elektronky, je-li ta toto vytažena z objímky, a jako parametr použijeme napětí řídicí mřížky), můžeme snadno posoudit činnost tohoto zapojení a napětí, která je nutno přiložit na řídicí mřížky, aby se zapojení uvedlo v činnost.

Jiné zapojení je na obraze 7. K vysvětlení provedme charakteristiky pro toto zapojení takto: vyjmeme 2. elektronku z objímky a změříme závislost napětí $-e_c$ na e_a (obraz 8: A). Pak zasuneme 2. elektronku, vyjmeme 1. elektronku, a změříme závislost e_a na $-e_c$ (obraz 8: B). Křivky se protínají ve třech bodech, z nichž a a c jsou stabilní. Impulsem, přičleněným na svorky EE, přesuneme křivku B směrem nahoru (při kladném impulsu) nebo směrem dolů (při záporném impulsu). Jsou-li

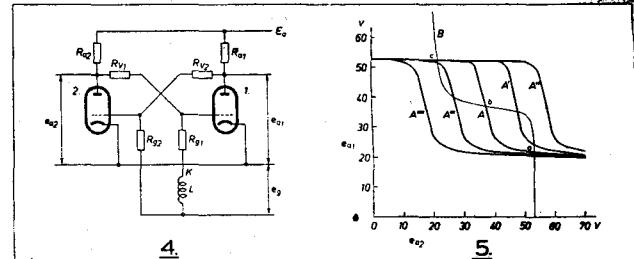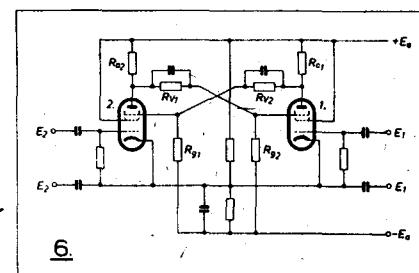
N a h o ř e obrázek 1 až 3. Odvození základních vztahů e_{a1} , e_{a2} a R_{a1} . - Vpravo obrázek 4. Stand. zapojení spoušťového obvodu. - Obrázek 5. Odvození tří rovnovážných pracovních bodů. - Dole obrázek 6. Spoušťový obvod Eccles-Jordanův.



impulsy dosti veliké (aby se v okamžiku impulu křivka B posunula tak, že zůstává jen jeden průsečík), nastane přesunutí z jedné rovnovážné polohy do druhé.


Zavedeme-li do obvodu nějakou nesouměrnost, takže obě křivky se protínají jen v jednom bodě, má obvod jen jednu stabilní polohu. Na př. v obraze 7 změnime mřížkové předpětí, křivka A v obraze 8 se posune doleva, až průsečíky a a b zmizí a zůstane jediná stabilní poloha c. Vložíme-li (na př. kondenzátor) na mříž-

Obraz 7. Spoušťový obvod se společným kathodovým odporem.

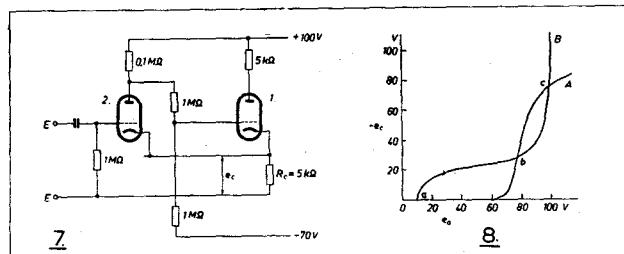

Obraz 8. Jeho rovnovážné polohy.

Obraz 9. Spoušťový obvod flip-flop. Kondensátor 5 nF je v tex- tu uváděn jako C.

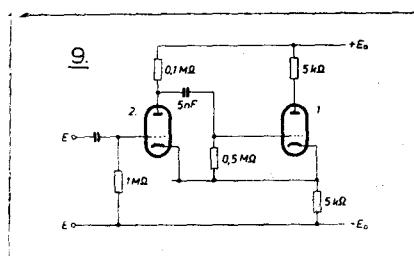

ku 1. elektronky záporné napětí tak veliké, že se křivka A posune úplně doprava tak, že zůstane jen průsečík a, přeskóčí obvod do polohy a a zůstane v této poloze, až vkládání napětí zmizí.

Praktické zapojení ukazuje obraz 9. Zde je křivka A posunuta úplně doleva, takže existuje jediná stabilní poloha c, vyznačená tím, že e_a je veliké (elektronkou 2. neteče proud) a $-e_c$ je veliké (1. elektronkou teče plný proud). Přijde-li na svorky EE kladný impuls, poteče na okamžík proud elektronkou 2, její anodové napětí klemsme, to se přenesne kondenzátorom C na mřížku 1. elektronky, tím se křivka A (obr. 8) přesune doprava a zůstane jen průsečík a. Tento stav potrvá,

dokud kondenzátor C se opět nenabije. Po kladném impulsu tedy tento obvod přeskóčí a zůstane určitou dobu — danou velikostí kondenzátoru a svodového odporu — v této nestabilní poloze, načež se znova sám vrátí do původní polohy (takový obvod se nazývá flip-flop*).

Podobná zapojení můžeme lehce odvodit, uvážme-li že je pouze třeba nalézt závislost dvou elektrických veličin, souvisejících dvěma nelineárními čestami tak, že nastanou tři rovnovážné polohy (z toho dvě stabilní). Jednoduchého spoušťového obvodu lze použít na př. ke zjištění špičkového napětí. Velká část zapojení, ke kterým se obvykle užívají relé, pracuje se spoušťovým obvodem mnohem rychleji a citlivěji atd. Velmi zajímavá jsou zapojení několika spoušťových obvodů, ve kterých jeden obvod blokuje druhý atd. Podobné zapojení představuje „paměť“ ENIACu (Electronic Numerical Integrator and Computer). Lze těž složit spoušťové obvody s třemi a více elektronikami, které pak mohou vykazovat zvláštní vlastnosti, velkou citlivost, velkou rychlosť nebo pod.


*) Toto slovo značí v gymnastickém názvosloví asi tolik, jako přemět. P. r.

ODPORNÍKY KARBOWID

Přehled zajímavých informací o druzích a vlastnostech výrobků Siemens-Halske

Z nejhojněji používaných součástek v radiotechnice jsou bezdrátové odporníky,* zhotovené většinou z keramického válec-ku, povlečeného odporovou, polovodičovou vrstvou krystalického uhlíku nebo jiné hmoty.

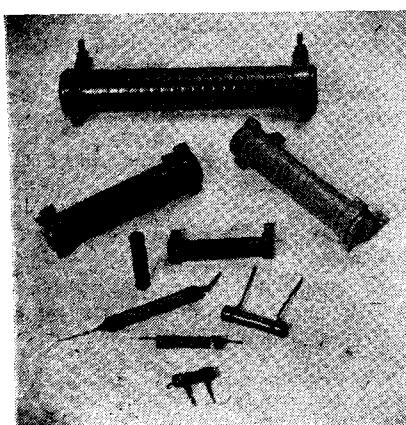*) Na popud jisté státní instituce, kde záleží na přesném vyjadřování, byl před řadou let zaveden název odporník jako označení součástky, ježíž význačnou vlastností je elektrický odpor.



Tento povlak se získá zpravidla oxydaci uhlíkového dišku za nízkého tlaku a vysoké teploty; starší způsob byl jednoduché nanášení na př. čínské tuše. Kovové čepičky na koncích válečku obstarávají vodivé spojení odporové vrstvy s přívody, které jsou současně připevňovacími nosníky elementy.

Tloušťkou uhlíkového povlaku se řídí ohmický odpor, který lze ještě znašobit vybroušením povrchu do šroubovice nebo jinak, takže uhlíková dráha, kterou proud prochází, se zúží a prodlouží. Před vnějším vlivy je odporová vrstva chráněna isolujícím lakem nebo smaltem.

Ve výprodejních přístrojích nalezneme zhusta uhlíkové odporníky Siemens & Halske (obchodní označení Karbowid), pro zatížení 0,25; 0,5; 1; 2; 3; 6; 20 a 100 W, s odporem od 100Ω do 3, 5 nebo $10\text{ M}\Omega$; významněji se setkáme též s odporom menším (až do 5Ω) nebo větším (až do $10\text{ M}\Omega$).

Barva laku zdůrazňuje hlavní vlastnost odporu: šedý nátěr znamená stálost odporu v závislosti na čase, teplotě a napěti, červený nátěr přetížitelnost. Barevným proužkem, který nemá nic společného

Zmenšený snímek několika karbowidů. Vpředu tvary 11b a 2b s barevnými proužky, za nimi 13b a vlevo starší provedení tvary 3b, kde odporová dráha, vybroušená do šroubovice, byla chráněna průhledným lakem a ještě isolační trubíčkou, stojící za odporníkem. Vzadu dva odporníky 7a (červený a šedý) a největší tvar 8a.

ho s označením podle RMA, viz RA 12/1947, str. 352, je indikována jedna z dalších význačných vlastností.

Cervený proužek: pro měřicí účely, tolerancie $\pm 1\%$, poloviční zatížitelnost proti normálnímu provedení též velikosti.

Zelený proužek: odpory malých hodnot s malou tolerancí, poloviční zatížitelnost.


Bílý proužek: bez vybroušené šroubovice, s nepatrnnou indukčností, pro krátké vlny.

Modrý proužek: meandrový výbrus, malá indukčnost, pro krátké vlny.

Zlatý proužek: zvětšená zatížitelnost nanesením vodivé vrstvy i dovnitř dutého válečku.

Nejčastěji se setkáváme s Karbowidy, jejichž data jsme seřadili do tabulky.

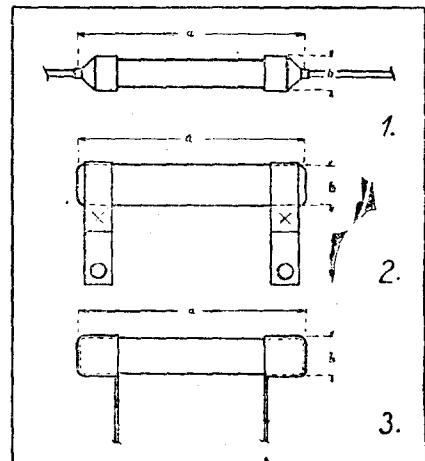Dovolené střední zatížení platí v oboru 1 k Ω až 10 k Ω . Směrem k stoupajícím hodnotám odporu je zatížitelnost menší.



zejména u menších druhů. Tam je totiž vybroušená spirála poměrně slabá, a při větších napětích by nastávaly přeskoky nebo přízivé proudy pod povrchem laku; maximální dovolené napětí na koncích odporníku je proto omezeno. To má význam hlavně u předřadních odporů pro velká napětí. hv

Označení Karbowid	Střední zatížení, W	Přípustné napětí, KV	Běžná odhadka %	Obraz	Délka a mm	Průměr b mm
1b	0,25	1	5	1	20	5,1
2b	0,5	1,5	5	1	34	5,1
3b	1	2	5	1	50	6,2
4a	2	3	5	2	46	8,2
5a	3	3,5	10	2	60	11
7a	6	5,5	10	2	75	15
8a	10	7	10	2	120	20
9a	20	10	10	2	160	35
10a	100	20	10	2	380	65
11b	0,25	1	10	3	16	5
12b	0,5	1,5	10	3	26	5
13b	1	2	10	3	28	6,3
14b	2	3	10	3	47	9

Výměna televizních pořadů

Podle zprávy Manchester Guardianu vy- měnují si nyní francouzský a britský roz- hlas televizní pořady, zejména zpravodaj- ství a reportáže. Ve zprávě bohužel chybí informace, která by nás nejvíce zajímala, zda totiž přenos mezi vysílači zastane speciální kabel, nebo radiosfrekvenční linky, jaké se už před válkou používalo ke spojení mezi letištěm obou států.

HARMONICKÁ ANALYSA

tepavých průběhů

Ing. M. PACÁK

Impuly (pulzy) či tepy mívají pravidelně se opakující (periodické) rázy elektrických nebo od nich odvozených veličin, vyznačené rel. krátkostí trvání proti periodě, a strmým, leckdy prakticky nespojitým průběhem. Jejich použití ve sdělovací technice (radar, tepová technika sdělovací, sonar) nápadně vybočuje z vývojové linie elektrotechniky, možno říci klasické, jejíž veličiny mají v časovém rozvinutí průběh dán buď jedinou sinusovkou, nebo s dostatečnou přibližností nevelkým počtem dalších sinusovek s kmitočtem dvojnásobným, trojnásobným atd. (vyšších harmonických), jejichž absolutní hodnoty rozmítní či amplitudu s rostoucím kmitočtem klesají k nule *rychle a plynule*. Průběhy tepů lze sice také Fourierovou harmonickou analýsou převést ve sled sinusovek, k přesnému vyjádření je jich však zapotřebí značný počet a neklesají k nule plynule, nýbrž kmitavě (nebo tepavě — trojúhelníkový impuls); sled harmonických tvoří tedy nekonečnou řadu oscilující.

Harmonický rozbor osvětlí vztah tepů k průběhům harmonickým, doloží jejich bohatství vyšších harmonických a poslouží studentu jako cvičení. Výsledných vzorců nebo aspoň slovního vyjádření lze použít i bez sledování postupu odvození. Výsledky byly kontrolovány porovnáním s literaturou (*), byly však odvozeny samostatně. S ohledem na čtenáře, hledajícího jen výsledek, a na sazárnu uvádíme jen podstatné etapy odvození; nebot stěží lze předpokládat, že by je sledoval někdo, komu by jejich spojení souvislým výpočtem působilo potíže.


Periodou tepů minime dobu mezi týmiž body (na př. začátky) dvou sousedících tepů. Značíme ji pro jednoduchost plným úhlem rotujícího vektoru první harmonické, 2π . **Relativní délku** tepu s jmenujeme poměr absolutní délky tepu k periodě. **Boky** tepů jsou části průběhu mezi klidovou hodnotou a vrcholem; mají zpravidla značnou strmost. **Výška** tepu p je rozdíl hodnoty maximální a klidové (v našem znázornění nulové). V prováděném rozboru má jen význam měřítka. V českém jazyku se začíná používat označení *střída* pro poměr délky (trvání) tepu k následující části klidové (obdélníkový průběh, střída 1:1). Je však snad vhodnější zachovat toto označení pro hodnotu s .

Z definice Fourierovy řady [(2), II. díl, str. 632] připomenejme jen, že v sled sinusovek s periodou T , $T/2$, $T/3$ atd. lze převést každý (periodický) průběh jednoznačný, konečný co do počtu a hodnoty maxim a minim, a s konečným počtem nespojitosti (nespojitost = svislé boky obdélníkového tepu, obrázek 1). Je-li průběh dán vzorcem

$$y = f(x), \text{ s periodou } 2\pi$$

je jeho Fourierovo znázornění dánovo vzorcem

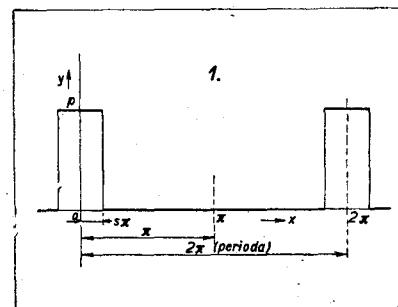Obraz 4. Průběh amplitud harmonických pro velmi úzké impuly obdélníkové a trojúhelníkové (příklad 1 a 2). — Na obrázcích 1, 2, 3 průběhy a značení uvažovaných průběhů.



$$\begin{aligned} y &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} y \cdot dx + \\ &+ \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \sin kx \int_{-\pi}^{+\pi} y \cdot \sin kx \cdot dx + \\ &+ \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \cos kx \int_{-\pi}^{+\pi} y \cdot \cos kx \cdot dx \end{aligned}$$

Je-li průběh souměrný proti ose y , jako na našich obrázcích, odpadá sinusový (druhý) člen; zbyvající členy lze vyjádřit dvojnásobky integrálů v intervalu půlperiody $(0, \pi)$:

$$\begin{aligned} y &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} y \cdot dx + \\ &+ \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \cos kx \int_0^{\pi} y \cdot \cos kx \cdot dx \end{aligned}$$

Tohoto vzorce použijeme. — Provedeme harmonickou analýsu kmitu obdélníkového, trojúhelníkového a části sinusovky s periodou rovnou periodě tepů, s několika zvláštními případmi.

Obdélníkový tep


Průběh je na obrázku 1. V části 0 až $s\pi$ uvažované oblasti je průběh dán vzorcem

$$y = p = \text{konst.},$$

poté následuje svislý bok (nespojitost), kterou pro nekonečně krátké trvání nětřeba uvažovat, a dále je průběh

$$y = 0$$

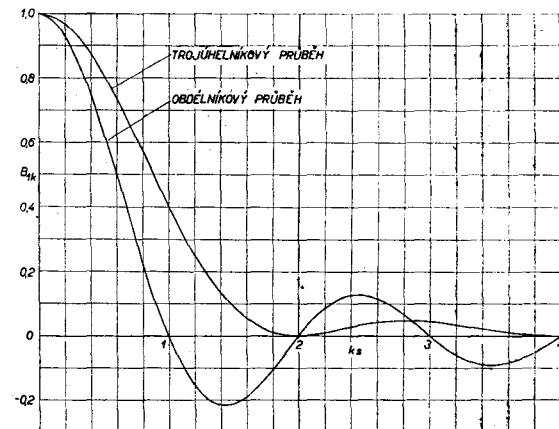až do počátku dalšího tepu. Tato část z výpočtu odpadá; kdyby bylo v jedné periodě více průběhů odlišných od nuly, vystupovaly by ve vzorec postupně, s integrály v příslušných rozsazích. — Dosažením vzorce pro y do základního vzorce získáme výchozí rovnici



$$y = \frac{1}{\pi} \int_0^{s\pi} p \cdot dx + \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \cos kx \int_0^{s\pi} p \cdot \cos kx \cdot dx$$

Odtud po velmi snadném výpočtu a úpravě výsledek

$$y = p \left[s + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{k\pi} \sin k \cdot s \cdot \pi \cdot \cos ks \right]$$

Obdélníkový tep má tedy střední hodnotu („stejnoměrnou složku“) p , a s amplitudy u kosinusových vln s amplitudou

$$B_k = \frac{2p}{k\pi} \cdot \sin ks\pi.$$

k je pořadové číslo příslušné harmonické, na pf. pro třetí harmonickou dosazujeme za k číslo 3 a pod. Výraz $\sin ks\pi$ dokládá, že amplitidy vyšších harmonických oscilují a klesají hyperbolicky ($1/k$) s rostoucím číslem pořadovým. Pro $k \cdot s$ rovné 1, 2, 3 atd. bude $B_k = 0$, harmonická příslušného pořadového čísla vymizí. To tedy nastane pro

$$k = \pi/s \times (1; 2; 3 \text{ atd.})$$

Názorněji to ukážeme výpočtem relativních hodnot B_k pro s velmi malé proti 1, a pro $p = 1$. Amplituda k -té harmonické bude pak

$$\frac{2 \cdot 1}{\pi k} \cdot \sin ks\pi$$

amplituda první harmonické

$$\frac{2 \cdot 1}{\pi \cdot 1} \sin 1 \cdot s\pi$$

protože s je velmi malé, je i úhel $s\pi$ blízký 0, sinus můžeme nahradit úhlem v radianech, $s\pi$, a uvedeme-li pro výpočet relativní hodnoty B předchozí výrazy do poměru, vyjde průběh amplitud úměrný významu $\sin k \cdot s \cdot \pi/k$. A_m . Amplituda první harmonické*) je 1, neboť mezná hodnota výrazu $\sin a/a = 1$ pro a rovné nule. [(2), I. díl, str. 144]. Tento výsledek je znázorněn v obrázku 4, shodném s údajem literatury (1), až na to, že v cit. pramenu nedbá autor oscilaci hodnot B_k a uvádí jen absolutní hodnoty. Zvláštní případ jest

Obdélníkový průběh s pravidelnou střídou, $s = 0,5$.

Dosadíme-li $s = 0,5$ do předchozího výsledku, vymízí sudé členy harmonické a v rozvinuté formě vyjde průběh

*) (kterou by nebylo správné jmenovat základní, jako u běžných průběhů, neboť zdaleka nemá význam základní tvořící složky.)

$$y = p \left[\frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \cdot \cos x - \frac{2}{3\pi} \cos 3x + \right. \\ \left. + \frac{2}{5\pi} \cos 5x \dots (-1^{(k-1)/2}) \cdot \frac{2}{k\pi} \cdot \cos kx \right]$$

(k je lichá).

Použíme-li osu x do polovice výšky tepla, dostaneme obdélníkový průběh střídavý (ne tepavý), bez „složky“; dosadíme-li amplitudu $p/2$, budou součinitelé $4/k\pi$, jak tento vzorec uvádějí příručky.

Trojúhelníkový průběh

Z obrázku 2, na němž je znázorněn, snadno odvodíme, že boky jsou dány přímkou

$$y = p + \frac{p}{s\pi} \cdot x$$

($-/+$ pro pravý/levý bok). Dosazením do základního vzorce vyjde

$$y = \frac{1}{\pi} \int_0^{s\pi} \left(p - \frac{p}{s\pi} x \right) dx + \\ + \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \cos kx \int_0^{s\pi} \left(p - \frac{p}{s\pi} x \right) \cos kx \cdot dx$$

Integraci „per partes“ najdeme pro

$$\int x \cdot \cos kx \cdot dx = \frac{x}{k} \cdot \sin kx + \\ + \frac{1}{k^2} \cdot \cos kx + \text{konst.}$$

Po dosazení do výchozího vzorce a po úpravě (s použitím vztahu $\cos k\pi - 1 = -2 \sin^2(k\pi/2)$) dostaneme jako výsledek

$$y = p \left[\frac{s}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{4}{k^2 \pi^2 s} \sin^2 \frac{k\pi s}{2} \cdot \cos kx \right]$$

Podobně jako prve najdeme pro $s < 1$ relativní koeficient harmonických členů


$$B_k = \left(\frac{\sin k\pi/2}{k\pi/2} \right)^2$$

jeho mezná hodnota pro $k = 1$, kdy čitatel i jmenovatel blíží se nule, je 1 s odůvodněním jako u obd. průběhu. Rozdíl je v tom, že hodnoty B_k zde neklesají pod nulu (dvojmoc), nýbrž jsou trvale kladné, a v okolí $k = (2/s) \times (1; 2; 3 \text{ atd.})$ je jejich průběh tečnou nulové osy, takže ve zmíněných oblastech $ks = 2, 4, 6 \text{ atd.}$ jsou amplitudy harmonických malé (viz obr. 4).

Sinusový průběh

Tep s průběhem podle obrázku 3 má průběh dán vrcholem sinusovky a je, geometricky nazářámo, mezi oběma dosud uvažovanými tvary. Tvořící sinusovka má v našem příkladu periodu, shodnou s periodou tepu, což ovšem není podmírkou pro praxi. — Amplitudu tepu, p , odvodíme z amplitudy původní sinusovky a vyseknuté části, určené úhlem $s\pi$:
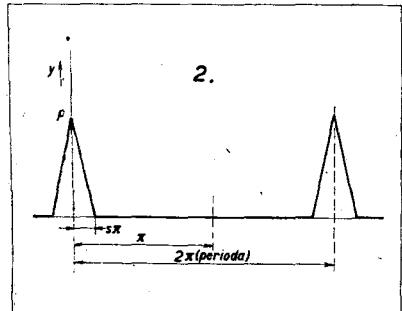
$$p = P(1 - \cos s\pi) \quad P = \frac{p}{1 - \cos s\pi}$$



V uvažované oblasti 0 až π , a v rozsahu $0 - s\pi$ je průběh dán rovnicí

$$y = P(\cos x - \cos s\pi)$$

v mezích $s\pi$ až π :

$$y = 0$$

Pro zjednodušení pišme nadále m namísto $\cos s\pi$, a dosazením do vzorce pro Fourierův rozvoj získáme k řešení:

$$y = \frac{1}{\pi} P \int_0^{s\pi} (\cos x - m) \cdot dx + \\ + \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \cos kx \cdot P \int_0^{s\pi} (\cos x - m) \cos kx \cdot dx$$

Integrály součtu snadno rozvedeme a vypočteme; pro výraz $\cos x \cdot \cos kx$ použijeme náhrady

$$[\cos(k+1) \cdot x + \cos(k-1) \cdot x]/2$$


Po výpočtu, který je nadále snadný, a po dosazení za P a m vyjde jako výsledek:

$$y = \frac{p}{\pi(1 - \cos s\pi)} \left\{ \sin s\pi - \right. \\ \left. - s\pi \cos s\pi + \sum_{k=1}^{\infty} \cos kx \left[\frac{1}{k+1} \sin(k+1)s\pi + \right. \right. \\ \left. \left. + \frac{1}{k-1} \sin(k-1)s\pi - \frac{2 \sin ks\pi \cos ks\pi}{k} \right] \right\}$$

Ač má sinusový tep na pohled nejblíže k harmonickému průběhu, má amplitudu harmonických vyjádřenu nejsložitěji, třemi oscilujícími výrazy s různou periodou.

Zvláštní případ: polocestné usměrnění

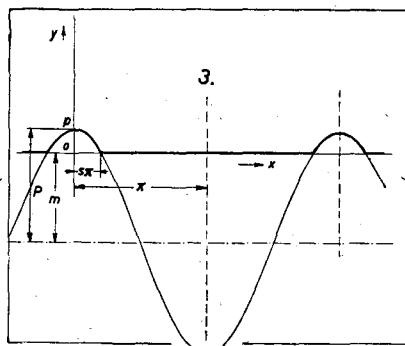shoduje se s naším obecným případem, položíme-li $s = 1/2$. První člen ve složené závorce bude 1 a s činitelem před závorce



kou udává stejnomořnou složku, druhý člen se rovná nule, první člen amplitud harm. složek vychází pro $k = 1$ nula, druhý člen pro $k = 1$ jako neurčitý výraz, daný poměrem nul; snadno lze vypočít jeho hodnotu [(2), I. díl, str. 144] rovnou $\pi/2$. Třetí člen amplitudy je pro $s = 1/2$ trvale nula. Pro $k = 2$ a vyšší skládají první a druhý člen amplitudy její konečnou hodnotu, takže jde (uveďeme v rozvinutém tvaru):

$$= \frac{p}{\pi} \left[1 + \frac{\pi}{2} \cos x + \frac{2}{3} \cos 2x - \right. \\ \left. - \frac{2}{15} \cos 4x + \frac{2}{35} \cos 6x \dots \right. \\ \left. - \cos k\pi/2 \cdot \frac{2}{k^2 - 1} \cdot \cos kx \dots \right]$$

Jako zvláštnost máme tu jedinou lichou harmonickou, a to první; ostatní liché harmonické vymizí neboť $\cos k\pi/2$ pro lichá k je roven nule.

Podobně lze odvodit harmonické složky průběhu při dvojcestném usměrnění, což smíme snad ponechat laskavému zájemci jako cvičení. Hodnoty pro kontrolu výsledku najde v Technickém průvodci, Elektrotechnika, I. část, nebo ve Fyzikálních základech radiotechniky, II. díl.

P r a m e n y

(1) F. E. Terman, Radio Engineers' Handbook (McGraw-Hill, 1943).

(2) Dr Jan Vojtěch, Základy matematiky (Jednota českých matematiků, 1923).

Jak používat

DIAGRAMU ERIW

Návod k diagramu na vložce uprostřed sešítu

Diagram nahrazuje všecky výpočty podle Ohmova zákona: $E = R \times I$; $I = E : R$; $R = E : I$, a dále udává výkon podle vzorce $W = I^2 \times R = E^2 : R$ nebo hodnoty E , I , R z tohoto vzorce. Potřebujeme na př. odpor pro vytvoření předpětí 6 V kathodovým proudem koncové elektronky, který je 40 mA. Na svislé stupnici vlevo vyhledáme 6 V a jdeme po příslušné vodorovné čáře vpravo. Na vodorovné stupnici dole vyhledáme hodnotu 40 mA a jdeme po příslušné čáře svisle vzhůru, až k průsečku s pravou stanovenou čárou vodorovnou. Průseček leží uprostřed mezi šípkami čarami R , jdoucími vpravo nahoru, příslušnými hodnotami 140 a 160 ohmů. Potřebná hodnota je 150 ohmů. Kromě toho leží průseček mezi šípkami čarami W , které jdou nalevo nahoru a přísluší hodnotám $0,2$ a $0,3$ wattu. Bude tedy v odpisu mařen výkon asi $0,25$ W. — Ve filtracním obvodu, kterým protéká 12 mA, je zařazen odpor 2600 ohmů. Chceme vědět, jaký úbytek na odporu vznikne a jak musí být vyměřen wattové. Na vodorovné stupnici dole najdeme hodnotu 12 mA, jdeme po ní vzhůru až k průsečku s šípkou čarou $2,5$ kilohmu, průseček leží na vodorovné čáře 30 voltů (úbytek) a mezi přímkami $0,3$ a $0,4$ W. — Na odporu v obvodu stínici mřížky koncové elektronky, který je 200 ohmů, naměříme napětí $0,8$ voltu. Postupujeme, jako by to bylo 8 V, a postupem podobně jako prve najdeme proud 40 mA, tedy pro napětí desetkrát menší i proud 4 mA. — Konečně lze na diagramu provádět i výpočty střídavého napětí a proudu koncových stupňů: zesilovač dává 12 wattů st výkonu na odporu 5000 ohmů. Vyhledáme průseček přímek, příslušejících této hodnotám, a ten leží na svislé přímce pro 49 mA a vodorovně pro 245 voltů, což jsou efektivní proud a napětí v koncovém stupni.

Diagramu je možno použít i mimo uvedené rozsahy napětí, proudu atd. Je-li napětí 10 krát větší/menší, je proud 10 krát větší/menší, a nebo odporník 10 krát větší/menší, výkon však 100 krát větší/menší atd. Příklad: elektrický vafíč pro 220 voltů má odpor 40 ohmů. Vídíme, že tyto hodnoty nedají na diagramu průseček. Použijeme tedy napětí $2,2$ V a 40 ohmů, najdeme proud 54 mA a výkon $0,12$ W. Napětí stokrát větší prožene však proud stokrát větší, t. j. $5,4$ ampérů, a výkon bude $100 \times 100 = 10000$ krát větší, t. j. 1200 wattů. Podobně lze postupovat při odporech nebo proudech mimo rozsah stupnice; nejistotu o rádu hledaných hodnot odstraní rychlý řádový výpočet: v předchozím příkladu 220 V : $40 \Omega \doteq 200 : 40 = 5$ ampérů; 220 V $\times 5$ A = 1100 W.


DESET NÁMĚTŮ

Výběr novinek ze zahraničních časopisů

Otakar Horng

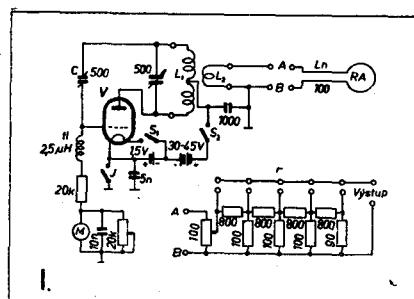1. Všestranný pomocný oscilátor a vlnoměr

Přístroj, který zastane pomocný oscilátor pro sladování, záznějový i absorpcní vlnoměr, a přístroj pro měření a nastavování malých indukčností a kapacit, našel jsme po prvé v *The Radio Amateur's Handbook* (1947). Protože se podobné oscilátory několikrát objevily během dvou let v americkém *QST* a pod jménem *Megacycle Meter* začala je pro amatéry vyrábět *The Measurements Corp.*, pokládáme za užitečné seznámiti s tímto zapojením i naše čtenáře.



Schema přístroje (viz obraz 1) je velmi prosté. Obyčejný Hartleyův oscilátor s mikroampérmetrem M (200–500 μA), zapojeným do mřížkového obvodu. Sepneme-li spinac S_1 , S_2 a J , začne obvod oscilovat; připneme-li na svorky A jednoduchý odporový dílčí (viz vpravo dole), můžeme oscilátoru použít k běžným sládovacím pracím. Mikroampérmetr zde zastává funkci měřiče výstupního napětí, protože proud v mřížkovém odporu je přímo úměrný velikosti oscilačního napětí na mřížce a tím i na anodě elektronky.

Připnutím pomocné rámové antény RA z jednoho závitu isolovaného drátu průměru asi 4 cm, připojené na svorky A-B s pomocí 100hmové linky L_n , změníme přístroj v záznamový vlnoměr. Jako indikátor můly slouží sluchátko, zapojené do zdířek J (svírka, která přeruší obvod zasunutím kolíku sluchátka). Vypneme-li anodové napětí (spinač S2), změní se zapojení v absorpcní vlnoměr, mřížka triody je anodou usměrňující diody a mikroampérmetr je indikátorem ladění. Citlivost indikátoru můžeme reguloval paralelním reostatem (20 k Ω), který je při ostatních měřeních vytvořen na max. V tomto zapojení se sluchátko ve svorkách J můžeme také kontrolovat přístrojem modulaci svého vysílače (monitor).

Oscilátoru můžeme použít pro měření a nastavování malých kapacit, indukčnosti a celých resonančních obvodů. Přiblížme-li totiž při oscilacích (spinač S2 zapsaný) smyčku RA k oscilačnímu obvodu, nalaďenému na stejný kmitočet, odssaje z anodového obvodu část energie; tím klesne napětí na mřížce a také mřížkový proud, jehož změnu prozradí mikroampérmetr M. Toto zapojení je velmi citlivé, takže můžeme smyčku RA vásat s měře-

ným obvodem dostatečně volně a není nutno se bát podstatného rozladění měřicího ani měřeného oscilačního obvodu.

Stavba je jednoduchá a každý zájemce si ji jistě přizpůsobí svému vkusu. Cívky jsou buď přepínací nebo výmenné, elektronkou je bateriová trioda nebo pentoda zapojená jako trioda. Jen je třeba dbát, aby dělič byl dobré stíněn od ostatního prostoru. Samotné stínění uvnitř děliče není tak důležité, protože hodnoty odporů byly zvoleny tak, že až do 10 Mc/s neuplatňují se podstatné běžné montážní kapacity ani indukčnosti přívodů. Všimněte si také, že ač odpory děliče jsou okrouhlé (a tudíž běžné), zeslabují jednotlivé stupně skoro přesně desetkrát při konst. výstupní impedance 82Ω .



Při uvádění do chodu nastavíme mřížkový kondenzátor C tak, abychom měli v mřížkovém odporu uprostřed pásmu proud asi $150 \mu A$. Nejvhodnější poměr závitů $L1$ k $L2$ (těsně vázána se středem $L1$) je $1 : 10$, při čemž bude na svorkách A-B při zatěžení 100Ω vf napětí $0,2$ V (při mřížkovém proudu $150 \mu A$).

2. Přijimač pro dálkové řízení

Dlouho jsme si lámalí hlavu, k čemu je asi určen subminiaturní (serie Proximity Fuse) *thyatron RK-61*, až loňské červnové číslo *Radio Craft* tajemství prozradilo. Je v něm popsán přístroj pro dálkové ovládání modelů letadel. Skládá se z běžného vysílače pro pásmo 54 Mc/s a několika malých superregeneračních přijimačů s citlivým relé a amodovén obvodu (obraz 2). Aby stačilo malé anodové napětí, byl přijimač osazen triodou RK-61, plněnou plynem, která má při nepatrném žhavicím příkonu (1,4 V/30 mA) a malém anodovém napětí 45 V (hluboko pod zápalovým napětím) postačující anodový proud 3 až 5 mA. Antennním trimrem CA (30 pF) a potenciometrem P (5 k Ω) nastaví se proud elektronky bez signálu asi na 2 mA, které spolehlivě přítáhnou kotvu citlivého relé R a rozpojí dotyky K. Dopadne-li na antenu signál, klesne anodový proud pod 1 mA, kotva odpadne a dotyk K spojí obvod příslušného elektrického servomotoru. Dík necitlivosti superregeneračního přijimače na velikost přijímaného napětí pracuje zapojení spolehlivě v okruhu asi 5 km při výkonu vysílače pouhých 5 W.

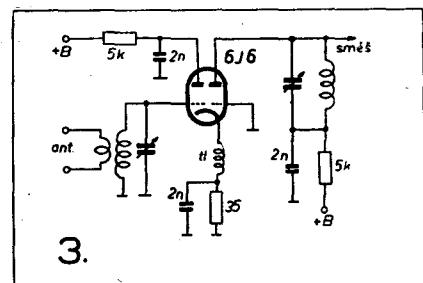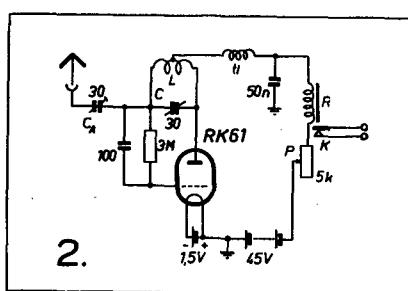3. Návrat k triodám

Jako před časem ovládly pentody schéma běžných rozhlasových přijímačů, tak pravděpodobně vbrzku zaplní nové miniaturní triody schéma přijímačů pro televizi a FM. Na ukv jsou totiž resonanční odpory oscilačních obvodů tak malé (a často jsou ještě tlumeny odpory pro dosažení širokého násma), že malý vnitřní




odpor triod nevadí, naopak se příznivě uplatní malý šumový odpor, u běžných triod až 5krát menší než u nejlepších pentod. Jedinou nesnází při použití triod ve vš zesilovačích byla značná kapacita anody proti mřížce (i když byla u nových miniaturních triod omezena), která zne- možňovala použít bez složité neutralisace laděného obvodu v amodovém i v mřížkovém obvodu. Na laděném obvodu mří- ně vysunutém z rezonance, otáčí se totiž fáze napětí velmi značně z původních 180°, takže vnitřní kapacitou elektronkyasta- ne kladná zpětná vazba a elektronka se rozkmitá, ostatně známý zjev oscilátoru TPTG (laděná mřížka, laděná anoda).

FIG (lávka mřížek, lávka anody).

Tyto a jiné nesnáše elegantně řeší zařízení s dvojítou triodou na obraze 3. Vstupní resonanční obvod je zapojen do mřížkového obvodu jedné triody, která je tlumivkou v kathodě vázána s druhým triodovým systémem. Tím se převede vlna napětí do sousedního systému, jehož kapacita anody proti mřížce je nepatrná a oscilace nevzniknou. Zapojení má ještě další přednost: v první triodě vzniká kathodovou vazbou veliká záporná zpětná vazba a omezí *dynamickou* i vstupní kapacitu triod, která hlavně při malých ladicích kapacitách ukv obvodů by mohla ohrozit stabilitu přijimače. Šumový odpor tohoto ukv zesilovače je asi 500 ohmů, což je třetina šumového odporu nejlepší ukv pentody SAK5.

4 Nové založení směšovací


s dvojítou triodou, které používá ve svých přijimačích pro rozhlas a FM Zenith, je na obraze 4. Jedna trioda pracuje jako additivní směšovač (zde nebezpečí oscilaci nehrází, protože mřížkový a anodový obvod jsou laděny na různé frekvence), který sám má menší šumový odpor než směšovač multiplikativní (dnešní směšovače s hexodou nebo pentagridem). Nadto je směšovací napětí oscilátoru injikováno do kathody, což dále přispívá k zmenšení šumu a k omezení dynamické kapacity první triody. Šumový odpor tohoto směšovače je pod 1000 Ω , tedy asi 30krát méně než u nejlepších dosavadních mnohamřízkových elektronek. Právem proto tvrdí

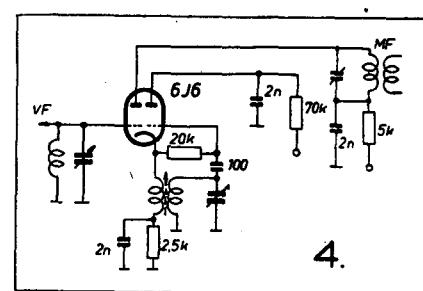

I. Queen, redaktor časopisu Radio Craft, že „kathoda je nejlepší místo pro přivedení směšovacího signálu do elektronky“, což nápadně kontrastuje s tvrzením publikace Philips (Grundlagen der Röhrentechnik, 1941, str. 72, par. 6), kde se tvrdí, že u nepřímé žhavených elektromek „není přípustné vý napětí mezi kathodou a vláknenem, je-li žhavici vinutí transformátoru uzemněno“. (Radio Craft, Nov. 1947)

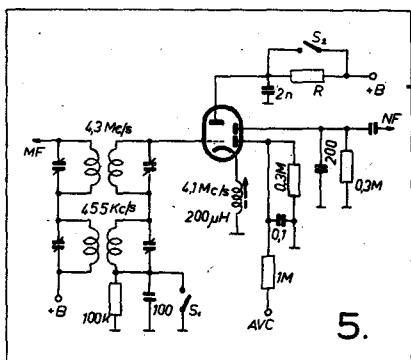5. Jednoduchý detektor pro AM i FM


Pod číslem 2 422 087 dal si patentovat F. C. Everett zapojení detekčního stupně pro přijimače pro amplitudovou i kmitočtovou modulaci, které jednoduchým způsobem odstraňuje nevýhody dosud používaných složitých zapojení (obraz 5). V přijimači jsou v mf stupních zapojeny mf transformátory pro rozhlas (455 kc/s) a pro FM (4,3 Mc/s) za sebou. Protože impedance indukčnosti mf trafa pro FM je nepatrná při 455 kc/s, a naopak impedance kapacity mf. trafa pro AM je zanedbatelná při 4,3 Mc/s, stačí při přepnutí z AM na FM zkrátit jen primár první mf (za směšovačem). Zesílené mf napěti přichází na mřížku triody, která má v kathodě tlumivku s vlastní rezonancí při 4,1 Mc/s (dá se přesně doladit změnou permeability). Při příjmu AM je spinač S1 a S2 spojen, trioda má plné anodové napěti a působí jako kathodově vázaný zesílovač, který přivádí napěti na detekční diodu a diodu pro AVC, takže poslední mf transformátor není tlumen jejich detekčními odpory.



Při příjmu FM rozpojí se spinače S1 a S2, čímž se do mřížkového obvodu zapojí omezovací odpór, a kondensátor k anodové napěti se odporem R zmenší asi na 25 V. Trioda působí potom jako omezovač. Impedance tlumivky $200 \mu\text{H}$, naložené do blízkosti mf kmitočtu pro FM, se mění značně se změnou kmitočtu — tedy s velikostí kmitočtové modulace — a ve stejném rytmu také kolísá usměrněné napětí na detekční diodě. Obvod působí tedy jako kmitočtový diskriminátor — detektor pro FM. Zapojení bude prý v nejbližší době použito v seriových přijimačích pro rozhlas (střední vlny) a pro FM (pásma 90 Mc/s), které uvede na trh velký americký výrobce.

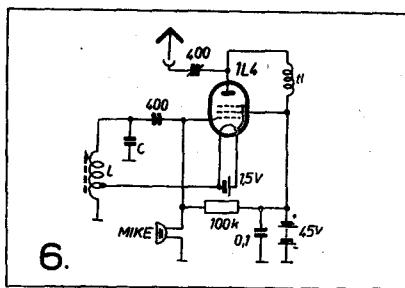6. Bezdrátový mikrofon.

O malíčkých vysílačích, které umožňují bezdrátové spojení elektrického gramofonu s rozhlasovým vysílačem, jsme již vícemákrát slyšeli. Nyní však zkonztruovala fa ULTRA kondensátorový mikrofon, v jehož



krytu je vestavěn miniaturní vysílač s dostatečným výkonem, aby bylo možno v okruhu asi 15 m (bez antény) zachytit na běžném AM nebo FM přijímač jeho „program“. Schema je na obrazu 6. Je to obvyklý elektronový vázaný Hartley s miniaturní pentodou 1L4 a s mřížkovou modulací. Mřížka sice dostává přes odpór 100 kΩ plné anodové napěti, tim je tu současně správné předpětí pro kondensátorový mikrofon, jakmile však „naskočí“ oscilace, vytvoří mřížkový proud správné záporné napěti pro mřížku. Zapojení má výhodu v tom, že oscilace spolehlivě naškočí i při velmi malém anodovém napěti.


Pro příjem na přijimači AM zvolí se kondenzátor C tak veliký, že změna kapacity kondenzátorového mikrofonu prakticky nezpůsobí rozladění a mřížka je modulována jenom napětím, vzniklým na odporu 100 kΩ změnou nabíjecích proudů mikrofonus.

Pro FM je naopak C tak malý, aby kapacitní změny mikrofonu vyvolaly kmitočtovou modulaci asi $\pm 50 \text{ kc/s}$.


Díky malé elektronce a bateriím není přístroj větší než kryt běžného páskového mikrofonus. (Radio Craft, Nov. 1947)

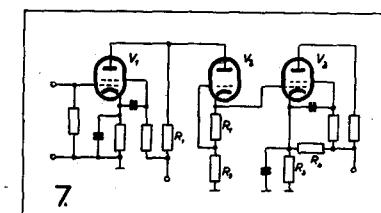7. Stejnosměrný zesílovač

Zdá se, že J. R. Beckwith vyřešil svým patentem č. 2 400 735 problém stejnosměrných zesílovačů. Zapojení, které nepotřebuje ani vysoké anodové napěti, ani oddělených zdrojů a je značně stabilnější než dosavadní zapojení, vidíte na obrázku 7. Na anodu zesílovací elektronky V1 je připojená anoda pomocné elektronky V2. Změnu napěti na mřížce V1 změní se také napěti na anodovém odporu R1 a tedy i napěti na anodě V2. Změny anodového napěti V2, zapojené jako kathodově vázaný zesílovač, vyvolají změny anodo-



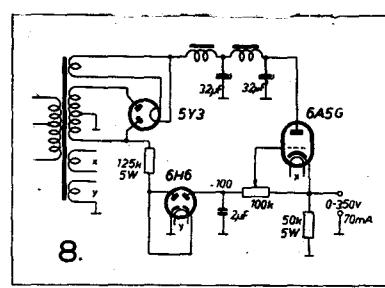vého proudu a tím změnu napěti na kathodovém odporu R1 + R2 je jen o málo větší než mřížkové předpětí elektronky (asi 10–15 V), takže můžeme na kathodový odpór zapojit přímo mřížku následujícího zesílovače, a malé kladné předpětí, které takto mřížku dostane, kompensovat zvětšením proudu v kathodovém odporu (R3 a R4). Protože charakteristika elektronky V2 je linearizována zápornou



zpečtnou vazbou (odpor R2), je tento obvod sice velmi stabilní, avšak zesílovací činitel elektronky V2 je jen 0,4–0,5, elektronka poněkud zeslabuje přiváděné napěti. To je nevýhoda, kterou však vyváží celková jednoduchost a bezpečnost zapojení — stárnutí elektronky V2 neohrozí V3, nýbrž jen zvětší její záporné mřížkové předpětí a tím anodový proud, čili pravý opak případu, který nastane u t. zv. přímo vázaného zesílovače (Loftin — White), dosud skoro výlučně používaného pro zesílení ss napěti.

8. Anodový zdroj pro pokusy.

Ideálně leckterého experimentátora je zdroj ss napěti, které je možno souvisle řídit od nuly do 350–400 V a který je dostačně „tvrdý“, aby nastavené napěti nezáviselo na odběru. Přístroj, blížící se tomuto ideálu, sestrojil pro laboratoře Naval Training School A. H. Bally (Radio Craft, Sept. 1947). Zapojení (viz obraz 8) je jednodušší obměnou známých zapojení pro stabilisaci anodového napěti. Stejnosměrné napěti, získané v obvyklém usměrňovači, vede se na anodu koncové triody 6A5G (asi jako naše AD1), jejíž mřížkové napěti můžeme měnit potenciometrem od 0 do 100 V. Změnu mřížkového napěti mění se vnitřní odpor elektronky v rozmezí 500Ω , až nekonečno, a tím regulujeme napěti na svorkách + a -. Odpór 50 Ω tvoří základní zátěž. Zvětšováním odběru (zatížení menším odporem) zmenšuje se předpětí elektronky (zmenšuje se její kathodový odpór), takže obvod udržuje na svorkách nastavené napěti skoro nezávisle na odběru. S použitou elektronkou můžeme odebrat proud až 70 mA. Pro větší proudy zapojíme prostě několik elektronek paralelně.

Záporné předpětí se získává usměrněním části st napěti sekundáru v diodě 6H6. Napětí se sráží odporem 125 kΩ a druhá dioda je připojena tak, aby jí procházel proud při kladné půlvlně; tím se zamezí, aby napěti na kathodě usměrňovací diody v okamžiku, kdy diody nepropouštějí, nepřekročilo dovolenou hodnotu. Proto můžeme diodu zhavit ze stejněho usměrněného vinutí jako ostatní elektronky v připojených přístrojích.

9. Suchý usměrňovač

pro měřicí přístroje může zastoupit dokonalou pojistku, která spolehlivě ochrání citlivé mikroampérmetry před přetížením. Zapojení je na obrazu 9. Mezi dvě obvyklé suché usměrňovače v Graetzově zapojení připne se malý suchý článek s napětím 1,5 V. Dokud nepřestoupí napětí na svorkách A–B (na polaritě nezáleží) 1,5 V, usměrňovač nepropouští. (Dokončení na straně 28)

VÝKLAD ČINNOSTI SUPERREAKCE

Chystáme se uvést čtenáře Radioamatéra několika návody do praxe s metrovými vlnami (1–10 m). Nejprostším přijímačem pro ně je přístroj, využívající superreakce. Připravou ke zmíněnému záměru je tento přístupný výklad vlastnosti superreakce.

Objev superreakce, v anglické literatuře superregenerace, publikoval v roce 1922 týž *Edwin H. Armstrong* (1), který o čtrnáct let později navrhl soustavu s kmitočtovou modulací (fm). Přistojí se superreakci se od té doby používá, častěji mezi amatéry než v továrních výrobcích, a je o nich známo, že mají i při jediném elektronkovém stupni vynikající citlivost, že jsou poměrně málo selektivní, že při naladění mezi stanice se ve sluchátku nebo reproduktoru objevuje šumot, který při vyladění signálu mizí, že silnější signál překryje slabší. — Citlivost superreakčního zapojení je vskutku tak značná, že s napětím signálu, rovným napětí šumovému (teplotní pohyb molekul, šum odporů a dotyků, shot-effect, asi 10^{-5} voltu) dosáhne plného vybuzení elektronky, tedy na vý napětí řádu 10 voltů, taktéž v jediném stupni je zisk 10^6 . Tato skutečnost byla většině amatérů známa spíše z praxe než z pochopení podstaty, a okolnost, že ještě poměrně pozdě vycházely práce povahy zásadní (2), (6), svědčí, že ani v odborných pramenech nebyl nadbytek vyčerpávajících výkladů. Pokusme se proto o vysvětlení přístupné, bez theoretického odvozování, a natolik zkrácený, pokud to připočtuji nás záměr.


Představme si elektronku v zapojení jednoduchého oscilátoru, jak je naznačena v obrázku 1. S vorky e_p jsou zatím nakrátko. Zapneme-li anodový proud, tu přesně vzato nezačne obvod oscilovat okamžitě, nýbrž postupně; v hodně pomalém časovém rozvinutí můžeme si pochopit představit takto: Po zapnutí protéká nejprve elektronkou stálý proud, elektronka je připravena pracovat jako zesilovač, dokud však není na mřížce střídavé napětí, nemá co zesilovat. Na mřížce však je vždy jisté malé napětí, a to t. zv. napětí šumové, pocházející na p. z. nepravidelného teplotního pohybu elektronů ve vodičích. Představme si, že taková nepatrná vlnka řádu jedné stotisíciny voltu dojde na mřížku s kladnou polaritou, takže napětí mřížky stoupne, a anodový proud elektronky stoupne rovněž. To způsobí pokles, čili záporný náraz napětí na anodě, připojené přes část odporu reson. obvodu. Protože však mezi anodou, zemí (kond. C_a) je pro st. proudy zkratem) a mřížkou je autotransformátor, totiž cívka se střední odběrkou, vyvolá při dané úpravě pokles či záporný impuls na anodovém konci vinutí náraz opačné polarity, či kladný na konci mřížkovém. Tento impuls je úměrný původnímu nárazu na mřížce, neboť je s ním spojen stálým hodnotami: ziskem v elektronce a převodem zmíněného transformátoru; aby vzniklo to, co chceme uvažovat, musí být zesílený impuls větší než původní, musí být pozitivní zpětná vazba se splněno podmínkou pro vznik oscilátoru. Působi tedy zesílený impuls totéž, co původní: vznik anodového proudu, další pokles napětí anody a opětne stoupení napětí mřížky. Pochod se opakuje, až v jisté době je napětí na anodě rovno

nule, a pak už dále klesat nemůže, a tedy ani napětí na mřížce nemůže stoupat. Protože je v obvodu resonanční obvod, a elektronka se chová jako záporný odpor, schopný rozkmitat tento obvod, neprobíhá tento zprvu exponenciální pochod klidně, nýbrž periodicky s kmitočtem, daným hodnotou L a C , podle Thomsonova vztahu. Elektronka tedy rozkmitá obvod, takže střídavé napětí na něm roste za časovou jednotku vždy o týž poměrný díl, čili roste exponenciálně, dokud blíží se nasycený stav vzniknout nezvolní. Doba, potřebná k dosažení ustáleného stavu, záleží kromě vlastnosti obvodu také na počátečním napětí (3a). Bylo-li velmi malé, jak jsme uvedli, trvá nakmitávání déle, bylo-li větší, trvá kratší.

Rozpojime-li vorky e_p a zavedeme-li na ně střídavé napětí kmitočtu podstatně menšího než je kmitočet resonančního obvodu, tu v období, kdy je e_p kladné, je elektronka připravena ke generování kmitů, a obvod uvedeným způsobem spustí oscilace. Když však přiměřeně velké napětí e_p má na horní, mřížkové vorce pol záporný, zmenší se zisk elektronky, oscilace vysadí, a teprve když se opět polarita e_p obrátí, přiznivě, je elektronka znovu připravena k nakmitávání atd. Napětím e_p tedy elektronku střídavě necháváme oscilovat, a utlumujeme. Kdyby byl kmitočet e_p v oboru slyšitelných tónů, ozval by se ze sluchátek, zapojených ve vorkách e_s , týž slyšitelný tón. Kdyby však byl kmitočet e_p příliš vysoký, než aby jej bylo lze vymírat, t. j. nad 20 000 kmitů za vt., tu by se ve sluchátkách neozval tón, slyšeli bychom v nich však šum.

Čím je vlivem působení tónu ve sluchátkách v prvním případě? Elektronka je napětím e_p střídavě blokována a otevřána, takže její anodový proud, kromě toho, že sdílí oscilace obvodu L — C, tepe v rytmu e_p . Působí tedy elektronka současně jako detektor, který usměrňuje rázuječi oscilace, podobně jakési přemodulovalné nosné vlně. Je-li kmitočet e_p neslyšitelný, nemělo by být slyšet nic, a

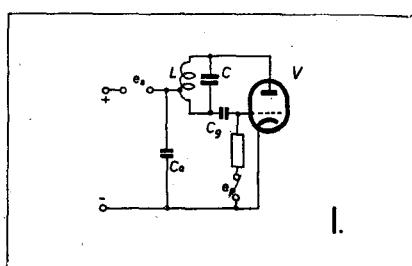Obraz 1. Podstata superreakčního obvodu s vnučeným rázováním. Rázovací napětí lze zapojit mezi jiné dva elementy triody, může být průběhu sinusového nebo obdélného (typické případy v theoretických pracích), může také vzniknout přímo v obvodu činnosti elektronky a mřížkového odporu a kondensátoru (vlastní rázování).



přece je tu šum. Pochází z toho, že proud elektronů netepe přesně v rytmu, ep, jak jsme prve tvrdili; elektronka nespouští oscilace pravidelně, neboť k napětí e_p se přidává ještě zmněné napětí šumové, a to je nepravidelné, jednou větší, po druhé menší. Doba, kterou potřebuje obvod, aby nakmital do ustáleného stavu, je proto jednou kratší, jindy delší ve sledu zcela nepravidelném. To, že impulsy anodového proudu takto kolísají, způsobí, že střední hodnota anodového proudu také kolísá. Protože na ni záleží to, co ze sluchátek slyšíme, a protože tyto změny jsou nepravidelné, tak jako je nepravidelné, nahodilí i napětí šumové, slyšíme ve sluchátkách šum.

Konečně si představme, že do obvodu L C indukujeme na př. z anteny nebo z nějakého předchozího zesilovače, střídavé napětí. Je jasné, že obvod reaguje zejména na to napětí, jehož kmitočet se shoduje s jeho vlastním kmitočtem, čili na něj je výladěn. Je-li tento signál aspoň tak veliký jako napětí šumové, převezme on řízení nakmitávání tak, že je-li větší, nakmitá obvod dříve a naopak. Pak střední hodnota pulsů anodového proudu sleduje velikost zavedeného signálu, či jeho (amplitudovou) modulaci. Šum zmizí, protože nakmitávání obvodu je nyní pravidelné. Podmínkou je jen to, aby signál byl též velikosti nebo větší než napětí šumu, t. j. aspoň 10^{-5} voltu. I tento slabý signál způsobí, že z elektronky tekou proudové pulsy rovněž rádové ježímu plnému výkonu, čili velmi slabý signál řidi prakticky plný výkon elektronky. Tím je vysvětleno, odkud pochází veliká citlivost tohoto zapojení.

V superreakčním zapojení je elektronka pomocným st. napětím uváděna periodicky do oscilací a opět utlumována. I velmi slabý signál postačí měnit. Bud trvání, a mít i vlastního nebo kmitočet vzniklých rázů, a jestliže je obvod může usměrnit, projeví se obvyklým způsobem jako nf modulace.

Druhou větou tohoto souhrnu jsme předstihli výklad, a je třeba učinit zřejmý, jak mění přivedený signál ony tři složky (trvání, amplitudu nebo kmitočet), které se nakonec projeví jako činitelé střední hodnoty výstupního proudu. K tomu je nutno předeslat, že superreakční obvody mohou pracovat trojím způsobem: bud tak, že při každém pulsu nakmitá obvod až do ustáleného stavu, v němž nějaký čas setrvá, a poté je utlumen. Nebo je utlumen dříve než může napětí oscilací dosáhnout ustáleného stavu. V obou případech se řízení obvodu děje cizím, vnučeným napětím; mohli bychom říci obvod s cizím rázováním. Je však možné upravit superreakční obvod tak, že si přerušování oscilací obstarává sám způsobem, popsaným u t. zv. rázuječího oscilátoru, viz (4), který lze pojmenovat obvod s vlastním rázováním.

První způsob má proudové impulzy, značené (pro jednoduchost jednostranně jejich obalovou křivkou, tedy po usměrnění) na obrázku 2A. Jejich tvar, dokud není na ladícím obvodu signál, je vyznačen plnou čarou. Dojde-li signál, nakmitá obvod dříve, a oscilace trvají o tento přestih daleko, čili po usměrnění a odfiltrování je střední hodnota proudu, I_s , větší o hodnotu ΔI_s . Dá se dokázat (2), že poměrně


zvětšení střední hodnoty proudu, či poměrné zvětšení výkonu nf části, je úměrno logaritmu poměru vstupních signálů. Proto je tento způsob činnosti superreakčních obvodů jmenován *logaritmický*, a dále proto mají tyto obvody „vrozenou“ či inherentní automatiku, samočinné řízení citlivosti: vzroste-li signál desetkrát, stokrát, tisíckrát, vzroste výstupní napětí modulační v řadě na př. 1, 2, 3.

Jsou-li oscilace rázuječho obvodu utlumeny dříve než mohly nakmitat do stavu rovnovážného, kdy další vztřust zamezí nelineárnost elektronkových obvodů, tu přivedený signál způsobí opět častější zahájení cyklu, současně však zvětšení amplitudy, a tím obojím i zvětšení střední hodnoty usměrněného proudu (obraz 2B). Tentokrát je však poměrný přírůstek střední hodnoty usměrněného proudu úměrný poměru signálů, nikoli jeho logaritmu. Proto se tento způsob označuje jako *lineární*. Jak je zřejmo, ztratil samočinné využívání citlivosti, zůstala však veliká citlivost a odpadá skreslení modulace vlnou logaritmické nelineárnosti. — Podle (2) je logaritmický způsob běžnější; lineární funkce se dosáhne rychlejším rázováním nebo volnější zpětnou vazbou rezonančního obvodu, nebo sdružením obou vlivů.

Superreakční obvod s *vlastním rázováním* má kmitočet přerušování určen časovou konstantou mřížkového kondensátoru a odporu (4), jakož i napojením komice odporu na různé napětí (5). V tomto případě kmitočet rázování závisí na napětí, a přivedením signálu se mění v rytmu jeho amplitud (modulace) kmitočet rázů (5), (7). Je-li za jednotku času rázů více, je i střední hodnota usměrněného proudu větší, i když jejich amplituda zůstává stálá (obraz 2C). Zde je vždy funkce logaritmická, t. j. změna kmitočtu rázů je vždy úměrná logaritmickému poměru signálů. Tento způsob je v prostých, zejména amatérských přístrojích nejpoužívanější, neboť je nejprostší, i když ne nejvhodnější.

Vliv rázuječho kmitočtu. Při logaritmickém způsobu s obdélníkovým průběhem řídícího napěti rázů je nejvhodnější co možná vysoký kmitočet rázů, neboť na počtu rázů za jednotku času závisí střední hodnota usměrněného proudu i její přírůstek (2). U způsobu lineárního však existuje optimum kmitočtu rázů tenkrát, je-li rázuječí napětí sinusové. Při určitém kmitočtu lze dosáhnout maxima usměrněného proudu; je tedy výhodné, lzepi-li kmitočet rázů měnit. U samočinné rázuječího přístroje je rovněž výhodný pokud lze největší kmitočet rázů. Další dvě důležitá kriteria jsou v tom, že rázy nemají mít kmitočet slyšitelný (omezení dolů), a naopak nemají samy nebo svými harmonickými interferovat s přijímaným signálem (omezení nahoru).

Selektivnost. Signál, jehož kmitočet se liší od rezonančního kmitočtu o nepříliš velkou hodnotu, uvede také rázování do chodu; to se projeví tak, jako by přístroj se superreakcí měl menší selektivnost než přístroj s obyčejnou zpětnou vazbou (2). Naopak bylo prokázáno, že selektivnost superreakčního obvodu může být větší než selektivnost jakéhokoli obvodu *bez zpětné vazby* (6). Cesty k tomu jsou zmenšení zpětné vazby nebo zvětšení indukčnosti L . — Působí-li na rezonanční obvod dva sig-

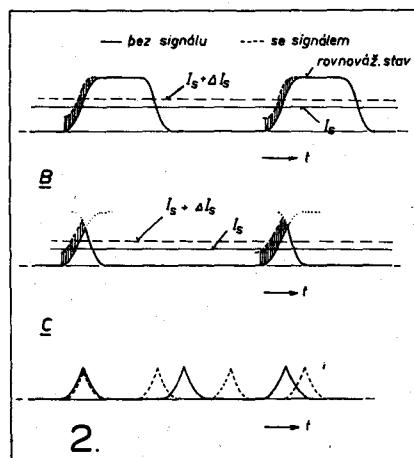

Obraz 2A. Průběh usměrněných tepů (obalové křivky oscilací) při logaritmickém způsobu superreakce, obvod nakmitá až do rovnovážného stavu, daného elektronkou. — B — průběh usměrněných tepů při t. z. lineárním způsobu superreakce, elektronka je znova uzavřena dříve než mohl obvod nakmitat do rovnovážného stavu. — C — v obvodu s vlastním rázováním není nikdy dosaženo rovnovážného stavu, a signálem se mění kmitočet rázů.

naly, ovládne řízení signál silnější, který jaksi pohltí slabší, při čemž nevznikne slyšitelný projev, je-li rozdíl kmitočtu signálů mimo slyšitelný rozsah.

Problém superreakčních zapojení je mnohem obsáhlější než kolik bylo lze vyčerpat v této stručné přehlídce a výkladu zcela přistupném. Zájemci najdou podrobnější poučení v některých gramenech citovaných na konci, k nimž se také vztahuji číselné údaje v textu. Ing. M. Pacák

L iteratur a

- (1) E. H. Armstrong, Some Recent Developments of Regenerative Circuits, Proceedings I. R. E., 8/1922.
- (2) Frederick W. Frink, The Basic Principles of Superregenerative Circuits, Proceedings I. R. E., 1/1938, str. 76.
- (3) F. E. Terman, Radio Engineers Handbook, vyd. 1943, část 9, odst. 7, str. 662.
- (3a) H. Barkhausen, Lehrbuch der Elektronenröhren, III, odst. 19, str. 163.
- (4) V. Šádek, Rázuječí oscilátor, Radioamatér č. 11/1947, str. 298.
- (5) V. Šádek, Zdokonalení rázových generátorů kladným napojením řídící mřížky, Radioamatér č. 12/1947, str. 336.
- (6) Grimes, Barden, A Study of Superregeneration, Electronics, 2/1934.
- (7) Vyvažování přijímačů souvislým spektrem a jiná použití rázuječího oscilátoru, Radioamatér č. 11/1947, str. 304.

1948 - ROK RADIOVÝCH PORAD

Mezinárodních radiových konferencí bude roku 1948 slušná řada, a to konference velmi významných:

1. Nejdůležitější pro nás bude *konference o rozdělení středních a dlouhých vln pro rozhlas evropské oblasti*. Je svolána do Kodaně na 1. července 1948, a rozhodne také o tom, kolik a kterých středních a kterou dlouhou rozhlasovou vlnu obdrží, po případě podřízen Československo, a od kdy bude platit nové přidělení.

2. Přípravné a studijní práce pro evrop-

skou rozhlasovou vlnovou konferenci obstará osmičlenný připravný výbor, složený ze zástupců SSSR, Anglie, Francie, Švýcarska, Jugoslávie, Holandska, Belgie a Švédská. Ten se sejde v Bruselu v lednu 1948 za předsednictví Belgie a vypracuje přídelový plán, o kterém bude jednat a rozhodovat kodaňská konference.

3. Na 22. října 1948 je svolána do města Mexico City v Mexiku mezinárodní konference o podrobném rozdělení krátkých vln pro rozhlas na světovém podkladě. Tato konference rozhodne i o přidělení krátkých rozhlasových vln pro Československo.

4. Připravné práce pro tuto světovou krátkovlnnou rozhlasovou konferenci obstará pětičlenný připravný výbor, složený ze zástupců Mexika, Indie, USA, V. Britannie a SSSR. Komise bude zasedat od 22. března 1948 v Ženevě a od 1. října 1948, tedy těsně před zahájením vlastní krátkovlnné konference, v sídle této konference Mexiko City.

5. Na říjen 1948 je svolána do hlavního města republiky Kolumbie, totiž do Bogoty, *panamerická radiová konference*, která bude jednat o praktických důsledcích aplikace nového Radiokomunikačního řádu z roku 1947 na americké poměry.

6. O podrobném přidělení dlouhých a středních vln rozhlasových pro jednotlivé rozhlasové vysílače severoamerické bude jednat *severoamerická rozhlasová konference*, svolaná na srpen 1948 do Kanady.

7. Protějškem této severoamerické rozhlasové konference bude podobná *rozhlasová konference jihoamerická*, která se má konat v hlavním městě republiky Peru, t. j. v Limě, někdy koncem roku 1948 nebo začátkem roku 1949 (o datu rozhodne panamerická konference zmíněná u čísla 5).

8. V Ženevě sejde se 15. ledna 1948 *zatímní frekvenční komise*, přístupná všem členům mezinárodní telekomunikační unie. Ta sestaví návrh nového seznamu frekvencí podle materiálu, dodaného jednotlivými státy. O návrhu rozhodne pak zvláště administrativní konference roku 1949.

9. Do Stockholmu ve Švédsku bude svoláno na září 1948 *valné shromáždění Mezinárodního poradního radiokomunikačního sboru*, zřízeného při telekomunikační unii. Úkolem shromáždění bude zejména přizpůsobit konstituci tohoto sboru novým pravidlům, přijatým v Atlantic City 1947.

10. V dubnu 1948 bude se konat v Londýně světová *diplomatická konference o bezpečnosti lidského života na moři*. Jejím úkolem bude revidovat dosavadní mezinárodní úmluvu o bezpečnosti lidského života na moři z roku 1929, jejíž velmi důležitou částí je kapitola, jednající o používání radiokomunikací ve službách bezpečnosti.

11. Na jaře 1948 sejde se v Bruselu světová *letecká konference* státních leteckých administrací a bude jednat o aplikaci nového radiokomunikačního řádu, přijatého v Atlantic City, na leteckou službu, zjména v oboru frekvenčního režimu.


12. Konečně ve Švédsku, patrně ve Stockholmu, bude v srpnu 1948 *mezinárodní vědecká radiová konference*, která bude jednat o vědeckých problémech radioelektřiny.

13. Ani Praha nezůstane ušetřena této horečky světových radiových konferencí. Začátkem července se bude v Praze konat zasedání *mezinárodní rozhlasové organizace OIR*, která sdružuje evropské rozhlasové společnosti, resp. provozovatele rozhlasu v Evropě. Při té příležitosti bude v Praze uspořádána i *mezinárodní rozhlasová výstava*. —da

AKUSTICKÝ

Pokusy s ozvěnovým přístrojem

Vlastimil ŠÁDEK, Jiří ŠMÍD

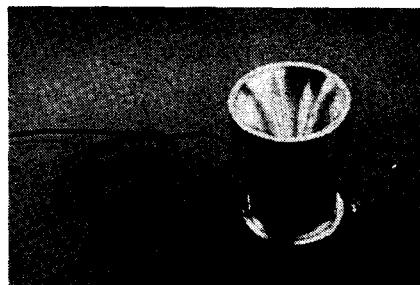


Při hledání metod k měření směrových účinků ultrazvukového radiátora jsme zhovili zařízení, kterého lze použít k demonstraci principů moderních zaměřovacích přístrojů. O akustickém telemetru bylo sice již v tomto listě referováno (O. Horna: Nejprostší radar RA č. 11/46), popsaný přístroj však používal mechanického způsobu vyvolání impulsů a zjištování ozvěny, a nosný kmitočet vznikal náhodně, nakmitáním reproduktorového systému, takže tu nebylo dostačně těsné obdobu s klasickou technikou radaru.

1. Zjišťování směrové charakteristiky vysokotónového reproduktoru.

Nedostatek vhodného akustického hluchého prostředí a obava před stojatými vlnami a mnohonásobnými odrazy od stěn vedly k methodě, která neklade požadavky na akustické vlastnosti laboratoře.

Podstata: Vyšetřovaný reproduktor se napájí několikrát ve vteřině krátkým impulsem — řadou určitého počtu period vyšetřovací frekvence, synchronně s časovou základní osciloskopu. Mikrofon, umístěný ve vhodné vzdálenosti od reproduktoru a spojený se vstupem osciloskopu, přijme zvuk a vyvolá na obrazovce řadu impulsů. Jen jediný z této řady impulsů pochází přímo z radiátora, ostatní jsou způsobeny odrazy od stěn a p. Vzdálenost jednotlivých impulsů od počátku je určena trváním cesty reproduktor-mikrofon a je zřejmé, že vždy impuls první je impulsem přímým; jeho cesta je nejkratší (neuvážujeme zde zpoždění větší než jedna perioda). Stačí nalézt správný impuls a za současného natáčení radiátoru odměřovat vždy jen amplitudu tohoto impulsu, aby byla eliminována chyba, způsobená zvukem odráženým.

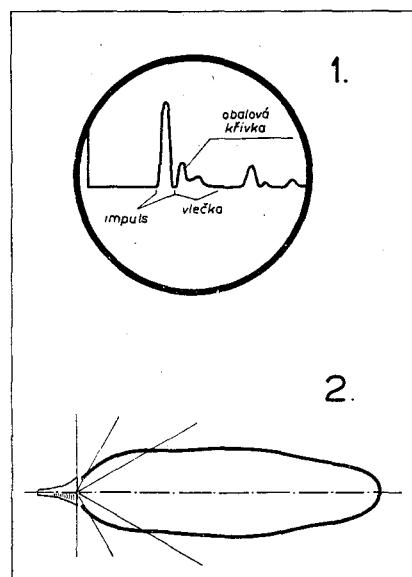Zároveň je odstraněno nebezpečí stojatých vln: impuls prochází vždy jen tichým prostorem (při napětí použitého průběhu nelze rozlišit, zda vzniká stoprocentní amplitudovou nebo frekvenční modulaci). Můžeme pokládat použité na-



pěti za kmitočtové modulované a je tedy zřejmá obdoba s osvědčenou houpající frekvencí obvyklých akustických měření. Ovšemže i při této metodě se mohou vyskytnout interference, ale zpravidla jen na takových místech, kde neruší. Vlečka, která provází téměř každý impuls (obr. 1), vzniká odrazem přicházejícího paprsku od blízkých předmětů za mikrofonem, čehož důkazem je skutečnost, že její těžiště zůstává stálou vzdálenost od hlavního impulsu a sleduje jeho časové pohyby. Právě ve vlečce nastávají interference mezi dozvíváním hlavního impulsu a impulsy, odraženými od zmíněných blízkých předmětů, takže se při pohybu reproduktorem ježí obalová křivka divoce vlní, ovšem bez vlivu na polohu a amplitudu hlavního impulsu.

Popsaného způsobu lze použít buď přímo, k odhadu směrové charakteristiky radiátora (obraz 2), nebo ke zjištění takového vyjádření směrového účinku, které by snad lépe odpovídalo jeho konečnému určení.

2. Sonar

V sestavení, které odpovídalo známému blokovému zapojení radaru, jsme zjišto-


Vlevo obrázek 8. Pokusná soustava sonaru v red. t. l. Osciloskop zaznamenává impulsy od tří překážek, patrných na obrázku. — Nahoře obrázek 9. Snímek exponenciálního trýčku se zdrojem zvukových impulsů.

vali, jak se malý krystalový radiátor (obraz 6, 9) hodí k zaměřování.

Radiátorem, který je tentokrát v těsné blízkosti mikrofonu, je postupně ohledávána rovina, kolmá na jeho osu a lomená do půdorysu pravoúhlého Z (obraz 3). Odražené impulsy se vracejí do mikrofona, jejich poloha a amplitudy jsou odměřovány na obrazovce a mohou být vyneseny jako funkce směru radiátora. Následkem nedokonalého směrového účinku není polární diagram ohledávaného půdorysu přesným obrazem skutečnosti: zdá se, jako by se rovnoběžné roviny přesahovaly, zároveň však měření ukazuje jistou zdánlivou akustickou prostupnost stěny, i když ještě není radiátor zaměřen přímo na její okraj. Měřítkem pro hodnocení vyšetřovaných radiátorů zde může být úhlová vzdálenost mezi směrem zlomu a úhlem, při kterém klesne amplituda jednoho impulsu na jistý zlomek maximální hodnoty, zatím co amplituda impulsu druhého vzrostla.


Stejného zařízení lze použít přímo k demonstraci činnosti radaru, t. j. k měření vzdálenosti předmětu, ležícího v určitém směru.

Radiátor, zaměřený na předmět, jehož

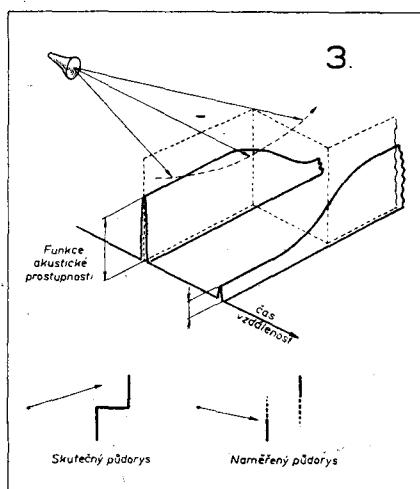

„RADAR“


(zjednodušený SONAR)

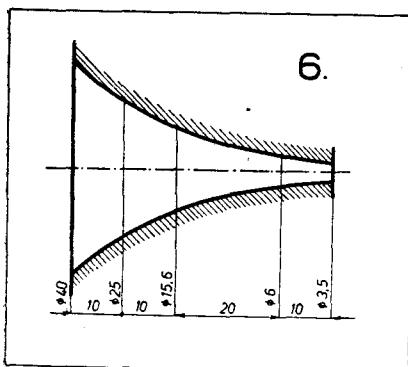


vzdálenost chceme měřit, vyšle impuls, který po odraze dopadne na mikrofon a je zobrazen na stínítku oscilografu (po užívali jsme mikrofonu nesměrového, ač by se jeho směrovost násobila se stejnou vlastností radiátora). Zároveň s vysíláním impulsu se cestou synchronizace spustí časová základna, takže se odražený impuls vyvine v takové poloze stopy, která odpovídá zpoždění, se kterým se impuls vraci. Vzdálenost tohoto místa od východního bodu je úmerná vzdálenosti předmětu. Při pokusech jsme vysílali 50 impulsů za sec., což odpovídá vzdálenosti asi 3,4 m přes celou délku časové základny.

Několik překážek v zorném poli radiátora vyvolá příslušný počet impulsů na stínítku; předmět, který se vzdaluje nebo přiblížuje, způsobí souhlasný pohyb obrazu impulsu. Amplituda složky, odražené do směru mikrofonu, nemá pochopitelně vliv na přesnost odhadu vzdálenosti, protože změna amplitudy nemění polohu impulsu.

Zmiňme se o nedostatečích, jejichž odha-

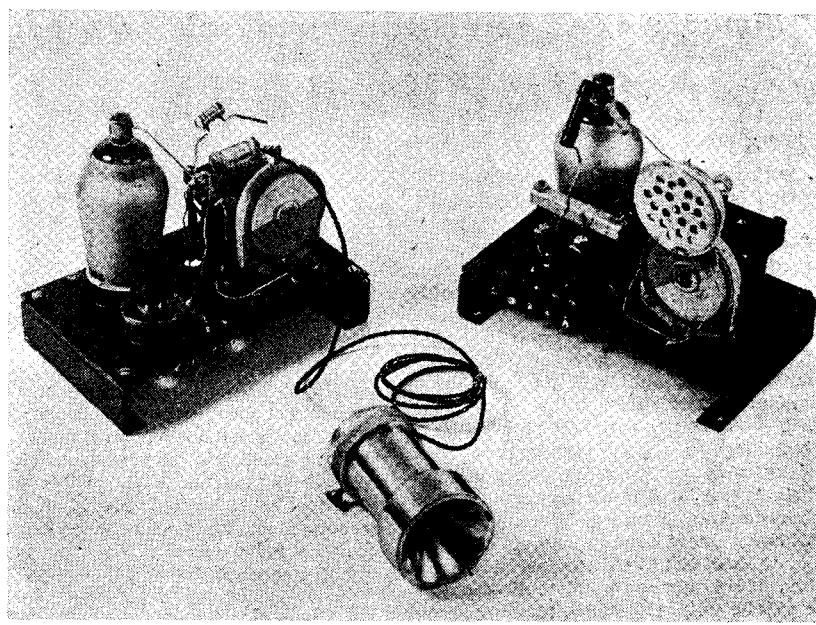

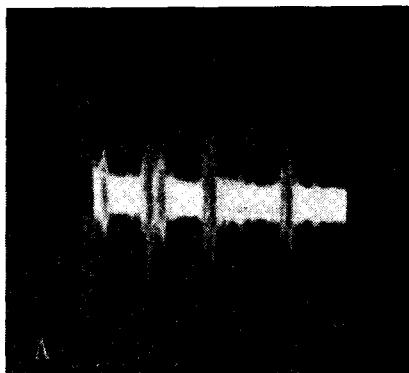Nahoře vysílač a přijimač akustických impulů, osazené obyčejnými výpentodami. — Vlevo obraz 7. Původní snímek oscilogramu při pokusu podle obrazu 8, kde lze rovněž rozseznat původní záznam.




pomalem otáčení radiátorem sledují impulzy na stínítku rozvinutý půdorys roviny otáčení.

3. Popis přístrojů

Vysílačem (obraz 4) je rázující oscilátor, jehož transformátor je na rozdíl od dřívějšího popisu (Rázující oscilátor, RA č. 11/47) laděn kondensátorem C1, takže se při každém rázu vyvine serie period resonančního kmitočtu. Krystalový radiátor se připojuje na vhodnou odběčku oscilační cívky. Svorky S1 a S2 jsou pro odebrání synchronizačních impulsů (S1 — kladné, S2 — symetrické), sami jsme jich však nepoužívali: kapacitní rozptyl spojuje působit dostatečnou měrou na přijimače, počáteční impuls byl přenesen bezdrátově v takové intenzitě, že stačila synchronizace vnitřní.

V případě, že by tento přístroj byl k nějakému účelu budován v jednom celku se zjednodušeným oscilografem, lze ušetřit generátor časové základny a odebrat plolové napětí přímo z mřížky elektromky vysílače. Synchronizace jest pak absolutní. Časová základna má v této úpravě buď průběžně exponenciální (leckdy výhodný: logaritmická stupnice), nebo lineární, přeloží-li se mrtvý konec mřížkového svodu R na kladnou svorku anodového zdroje a zvětší-li se příslušně časová konstanta RC.

Přijimač (obraz 5) je selektivní předsílovač a při dostatečně citlivém oscilografu může odpadnout. Laděný vstup je však vždy výhodný, neboť potlačí cizí zvuky, které pokus ruší. Kapacitní vazba na řidičí mřížku je zde pro získání trochy předpří mřížkovým proudem, nesouvisí s detektorem. Na vstupu přijimače je příliš malé napětí pro mřížkové usměrňení, kromě toho demodulaci nedoporučujeme pro poměrně malé rozpětí mezi nosnou frekvencí a vysokými harmonickými složkami impulsu.

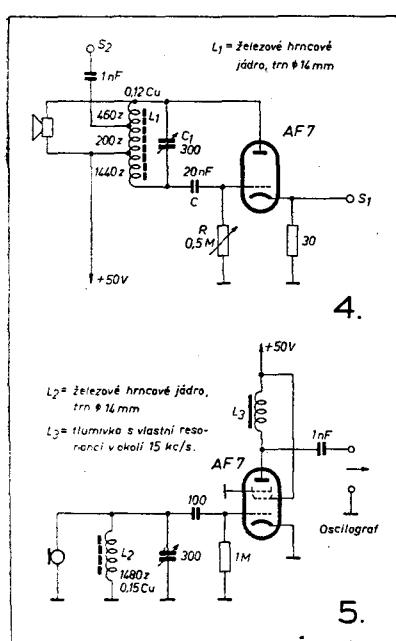

SYNCHRODYN

Detektory, používané v dnešních přijimačích (ať přímých či t. zv. superheterodyn) pro am mají jednu společnou vlastnost — detegují každý signál, přivedený do jejich obvodu, bez ohledu na kmitočet, přestoupí-li jeho hodnota hranici usměrňovací schopnosti detektoru. Selektivnost přijimače určuje jen resonanční obvody přijimače, které předcházejí detektoru. Selektivnost „na dálku“ (potlačení silného signálu, dostatečně odlišného od přijimačního — prakticky potlačení signálu místní stanice) je určena výškou resonanční křivky celého přijimače. Selektivnost „na blízko“ (rozlišení dvou frekvenčně blízkých signálů) je určena šířkou resonanční křivky, která současně určuje nejvyšší tónový kmitočet, vmodulovaný do nosné vlny, který zůstane po detekci v dostatečně silné zachován. Selektivnost je tedy v těchto případech, nerozlučně spojena s šířkou nf pásmu, ale naopak šířka nf pásmu neovlivňuje selektivnost: protlačí-li se nedokonalými obvody dostatečně silný signál až na detekci, je přenášen nf zesilovačem stejně jako signál vyladěný. To jsou všechny obecně známé; zopakovali jsme je proto, aby bylo možno se nadále nemuset s pojmy selektivita a šíře nf pásmu zabývat a aby lépe vynikl rozdíl mezi starými demodulačními způsoby a způsobem popisovaným.

V březnovém čísle anglického časopisu *Electronic Engineering* uveřejnil D. G. Tucker theoretickou práci o novém způsobu demodulace, který se úplně liší od dosavadních způsobů a byl nazván *synchrodyn*. V srpnovém a zářijovém čísle jmenovitého časopisu bylo potom nastíněno použití synchrodynu a vypracovány jeho jednotlivé obvody. Model přijimače, který používá tohoto způsobu demodulace, vystavovalo britské ministerstvo pošt na letošní Radiolympii:

Theorie synchrodynu

Přivedeme-li do zcela lineárního, multiplikativního směšovače (ve kterém nemůže nastat obvyklá detekce) modulovanou nosnou vlnu, jejíž okamžitá hodnota je

$$e = E_1 \cdot \sin \Omega t (1 + k \sin \omega t) \quad (1)$$

kde e = okamžitá hodnota modulované nosné vlny, E_1 = max. hodnota nemodulované nosné vlny, Ω = kmitočet nosné vlny, ω = kmitočet vmodulovaného nf signálu, k = hloubka modulace (0 až 1) a signál z místního oscilátoru, který má stejný kmitočet a fázi jako přijímaná nosná vlna, a jehož okamžitá hodnota je

$$v = E_2 \cdot \sin \Omega t \quad (2)$$

znásobí se ve směšovači oba signály, takže dostaneme na výstupu směšovače složený signál, jehož okamžitá hodnota má rovnici

$$u = e \cdot v = E_1 \cdot E_2 \cdot \sin^2 \Omega t \cdot (1 + \sin \omega t) \quad (3)$$

Otakar HORNÁ


Po úpravě

$$u = \frac{1}{2} \cdot E_1 \cdot E_2 + \frac{1}{2} \cdot E_1 \cdot E_2 [k \cdot \sin \omega t - \frac{k}{2} \cdot \sin (2\Omega t + \omega t) - \cos 2\Omega t - \frac{k}{2} \cdot \sin (2\Omega t - \omega t)] \quad (4)$$

Podíváme se na jednotlivé členy této rovnice: První člen neobsahuje funkce proměnné s časem a představuje proto na výstupu směšovače stejnometrovou složku. Můžeme ji použít k AVC, protože přímo závisí na max. hodnotě nosné vlny E_1 a zcela nezávisí na amplitudě a kmitočtu vmodulovaného signálu. Druhá složka (první v závorce)

$$\frac{1}{2} E_1 \cdot E_2 \cdot k \cdot \sin \omega t$$

je čistý nf signál, kterým byla nosná vlna modulována. Je přímo úměrný hloubce modulace k , takže je přesným obrazem signálu, kterým byl nosný kmitočet ve vysílači modulován; můžeme ho tedy po nf zesílení přivést do reproduktoru.

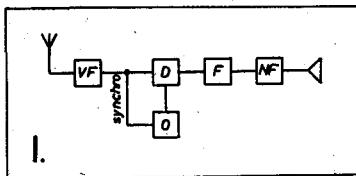


Obraz 1. Blokové schema synchrodynu.

Ostatní členy v závorce jsou nf povahy, a protože v lineárním směšovači nebyly usměrněny, dají se snadno odfiltrovat jednoduchým obvodem RC a na další nf zesílení nemají vliv. Přivedeme-li do detektoru ještě jiný (rušící) signál, jehož kmitočet Ω_r je třeba jen o jeden kmit odlišný od kmitočtu vlastního oscilátoru, neobjeví se po smíšení (resp. násobení) již člen

$$\frac{1}{2} E_1 \cdot E_2 \cdot k \cdot \sin \omega t,$$

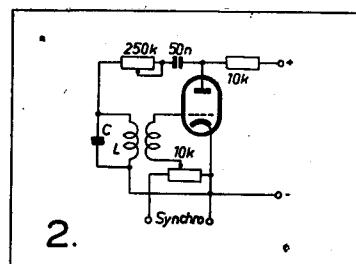tedy čistý vmodulovaný nf signál, nýbrž vznikne řada různých součtových a rozdílových kmitočtů, které vesměs leží nad oblastí slyšitelnosti (jak se lze přesvědčit snadným, ale zdlouhavým výpočtem) a můžeme je lehce odfiltrovat v tónovém zesilovači nf filtrem (low-pass).



Vlastnosti demodulace synchrodynu

Z toho, co bylo odvozeno, můžeme posoudit vlastnosti synchrodynu. Selektivnost „na dálku“ je absolutní. Libovolně silný signál, kmitočtově dosti vzdálený od kmitočtu vlastního oscilátoru, projeví se na výstupu synchrodynu zase jako neusměrněný nf signál (sice odlišného kmitočtu než původní) a neovlivní tedy všechna obvody, předcházející demodulátoru, jsou laděné nebo ne, takže této krajní selektivnosti „na dálku“ můžeme dosáhnout v přijimači jediným obvodem LC, který je zapojen v obvodu oscilátoru a neovlivňuje tedy šířku přenášeného nf pásmu, ať je jakékoli kvality. Stejnou necitlivost projevuje synchrodyne také proti všem druhům poruch. Vf obvody projdou jenom jejich nf složky, a ty se uplatní v nf části jen když se kmitočtově shodují s kmitočtem oscilátoru; jak vidíme prostým názorem a jak si můžeme dokázat počtem pravděpodobnosti, stane se to velmi zřídka.

Zdánlivě stejně absolutní selektivnost, jakou má synchrodyne „na dálku“, by měl mít i „na blízko“. Zde však nastává jiný případ: Roznásobíme-li rovnici (1) a dostaneme-li do ní místo Ω rušící kmitočet Ω_r , dostaneme:

$$e_r = E_r \cdot \sin \Omega_r t + \frac{1}{2} \cdot k \cdot E_r \cdot [\cos (\Omega_r t - \omega t) - \cos (\Omega_r t + \omega t)]$$

Je-li Ω_r dostatečně blízko Ω a modulační kmitočet ω dostatečně vysoký, může se v určitém okamžiku $\Omega_r + \omega$ nebo $\Omega_r - \omega$ rovnat kmitočtu Ω a v tom okamžiku nastane demodulace a na svorkách se objeví kromě modulačního kmitočtu přijímaného signálu také rušící napětí, jehož kmitočet (jak můžeme rovněž vypočítat) se rovná rozdílu $\Omega - \Omega_r$. Na př. je-li rozdíl kmitočtů nosných vln přijímaného a rušicího signálu 9 kc/s, objeví se na svorkách hvizd 9 kc/s. Ten ovšem můžeme snadno v nf části odfiltrovat na př. jednoduchým článkem (low-pass) na obrázku 4. Selektivnost „na blízko“ tedy rovněž nezávisí na předcházejících obvodech a dosáhneme ji jednoduchým filtrem v nf, který je značně jednodušší, lacnější a méně choulostivý než nf filtry pásmové. Má několik dalších výhod: jeho funkce nezávisí na kmitočtu nosné vlny, takže stejně selektivnosti můžeme dosáhnout na dlouhých vlnách jako při 460 Mc/s, a také můžeme selektivnost jednoduše měnit přepínáním kondensátorů nebo indukčnosti v nf části bez jakéhokoli zásahu do nf obvodů.

Oscilátor

Hlavní podmínkou správné funkce synchrodynu tedy je, aby pomocný oscilátor pracoval na přesně stejném kmitočtu a se stejnou fází jako přijímaný signál. Obvyklá zapojení (i krystalem řízená) nemají a nemohou mít dostatečnou stabilitu. Používá se proto způsob, který známe ze zapojení násobičů a děličů kmitočtu — synchronizujeme oscilátor s přijímaným napětím. Vytvoříme-li totiž zapojení oscilá-

Obraz 2. Jeden ze synchronovatelných oscilátorů, vhodný pro synchrodyne.


toru, které je dostatečně labilní, můžeme poměrně malým vnuzeným střídavým napětím na mřížce oscilační elektronky „strhnout“ vlastní kmity oscilátoru (ne-lišli se ovšem značně od kmitočtu synchronizačního), takže oscilátor kmitá se stejným kmitočtem a se stejnou fází jako má signál, injikovaný do mřížky.

Příklad takového zapojení je na obrázku 2. Oscilátor je obyčejný Hartley, který má v přívodu k oscilačnímu obvodu zapojen poměrně značný odpor (250 k Ω). Také ve zpětnovazebním obvodu (mřížkovém) je odpor, na který přivádíme synchronující napětí. Je-li jeho kmitočet značně odlišný od kmitočtu ladícího obvodu LC, je také impedance LC malá proti anodovému odporu, takže zesílené napětí z anody je značně zeslabeno a na oscilátor prakticky nepůsobí — oscilátor kmitá kmitočtem, daným konstantami LC. Je-li však frekvence synchronizačního napětí blízká vlastní frekvenci LC, představuje obvod značnou impedanci a napětí synchronizující se po zesílení v elektronce projeví v plné hodnotě na mřížce. Toto zesílené napětí se znova zesílí a znova přichází na mřížku, děl je kumulativní, a po určité době (velmi krátké) převýší kmity vnuzeného napětí kmity vyráběné oscilátorem. Vlastní kmity oscilátoru zamknou a oscilátor kmitá kmitočtem a fází synchronizujícího napětí.


Z popisu funkce synchronovaného oscilátoru plynou další důležité podmínky pro správný chod synchrody. Hranice usměrňovací schopnosti tohoto zapojení, čili citlivost demodulátoru, je dána nejmenším v napětí, které je schopno synchronizovat pomocný oscilátor. Při běžných cívkách a elektronkách je to asi 0,1 V špičkového napětí, musíme tedy vf zesílovače navrhnut tak, aby při žádané citlivosti (nejmenší vstupním napětí, které je přijimač schopen zpracovat) bylo jeho zesílení tak veliké, aby na demodulátoru bylo alespoň 0,1 V. Zde také vidíme, proč oscilátor je osazen pentodou — pentoda zesiluje mnohem více než trioda a proto stačí menší synchronizující napětí.

Vlastnosti synchronovaného oscilátoru určují také praktickou selektivnost „na blízko“ synchrody. Představme si, že do mřížkového obvodu přivedeme kromě žádaného synchronizačního napětí také napětí rušivého signálu, které je kmitočtově blízké napětí přijímanému. Přestoupí-li hodnota tohoto rušivého napětí hodnotou původního kmitočtu, strhne oscilátor do své frekvence a přijem „přeskocí“ na druhou stanici. Jelikož však resonanční obvod LC má v důsledku odlišenou zpětnou vazbu (obvod kmitá) značně strmou resonanční křivku (Q kolem 1000), musí být kmitočet rušivého napětí velmi blízký

Obraz 3. Lineární demodulátor se čtyřmi krytalovými diodami; vpravo náhrada nf transformátoru můstkem z kondenzátorů.

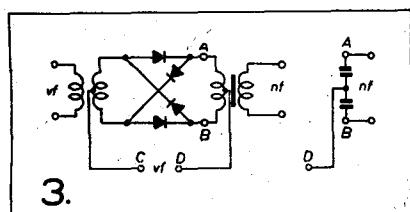

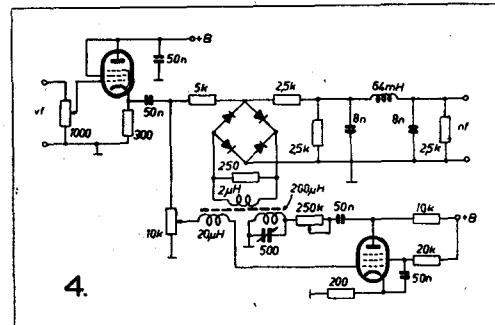Obraz 4. Celkové, zjednodušené schema synchrody. Kathodově vázaný zesílovač je předřazen lineárnímu demodulátoru a současně synchronuje oscilátor.



kmitočtu přijímanému — v zapojení, které vidíte na obrázku 4, je příjem stabilní, je-li rozdíl kmitočtu alespoň 0,1 % kmitočtu přijímaného, což na středních vlnách značí 1–2 kc/s. Můžeme tedy říci, že selektivnost tohoto jednoduchého zapojení je na středních vlnách asi 1,5 kc/s. Můžeme ji ovšem libovolně zvětšit zařazením rezonančních obvodů do přívodu synchronizace, aniž zúžíme šířku přenášeného nf pásmá. Zde vidíme hlavní rozdíl a hlavní výhodu synchrody proti dosavadním detektory — šířku přenášeného nf pásmá je možné řídit nezávisle na selektivnosti „na blízko“.

Lineární směšovač

Druhou podmínkou pro dokonalou funkci synchrody je úplná lineárnost směšovače. Kdyby byla jeho charakteristika jen poněkud zakřivená, usměrněla by všechny signály, přicházející do směšovače a na výstupu (jelikož demodulátor nepředchází ladící obvody) by byla směs prakticky všech signálů, které je antena schopna přijmout. Zde vidíme, proč nevyhovují známé elektromagnetické směšovače (hexoda, pentagrid a pod.): Charakteristika elektronky je vždy spíše semikubická parabola než přímka.

Na štěstí dá se tento problém rozřešit použitím pevných krytalových detektorů zapojených do můstku (viz obrázek 3). Zapojení se dosud používalo hlavně v telefonii nosnými proudy po kabelech a vyznačuje se (jako všechna souměrná zapojení) velkou linearitou — nelineárnosti jedné dvojice usměrňovačů jsou kompensovány dvojicí druhou.

Nejsložitější, ale také nejúčinnější je zapojení se vstupním a výstupním transformátorem — impedance demodulátoru je totiž poměrně malá, a proto jí musíme transformaci přizpůsobit jak anodovému obvodu předcházející elektronky, tak mřížkovému obvodu elektronky následující. Spokojíme-li se s menší účinností, můžeme nahradit druhý nf transformátor dvěma kapacitami, jak je to na obraze 3. Nejjednodušší, ale také nejméně účinné je zapojení na obraze 4. Jako impedance transformátor pracuje kathodově vázaná elektronka a směšovač je zapojen tak, že jednotlivé větve střídavě zkracují výstupní odpor (zapojení Cowan).

Praktické zapojení

Jednoduché zapojení synchrody vidíte na obrázku 4. Protože jednotlivé části již byly důkladně probrány, nepotřebuje schema dalších vysvětlivek. Elektronka V1 působí jen jako impedanční transfor-


mátor, elektronka V2 je oscilační. Napětí do směšovače (asi 2 V eff) přivádí se z pomocného vinutí na oscilační cívce. Hodnoty indukčnosti a kapacit jsou udány pro rozsah 200–600 m. Nf filtr na výstupu uřezává poměrně ostré kmitočty nad 10 kc/s. Na mřížku V1 můžeme připojit přímo antenu — citlivost je však poměrně malá, asi 50 mV. Jedním vf aperiodickým zesílovačem (pentoda s anodovým pracovním odporem 10 k Ω) můžeme ji zvětšit na 2 mV, dvěma takovými stupni na 100 μ V (na středních a dlouhých vlnách). Při větším počtu vf stupňů než jeden doporučuje se vřadit mezi antenu a mřížku prvního vf zesílovače jednoduchý ladící obvod LC, který zabrání přetížení vf stupňů silným signálem místního vysílače. Obvod může být značně tlumený (jeho selektivnost nepotřebujeme, ta je určena obvodem demodulátoru) a proto nečiní potíže uvést jej v souběhu s oscilátorem. Zapojení vf zesílovače je obvyklé a proto se jím nebude zabyvat. Odpor v mřížkovém a anodovém obvodu elektronky oscilační jsou značně kritické a jsou ve schematu proto značeny jako regulační, nastaví se však jednou pro vždy a při příjmu se s nimi nemusí pohybovat.

Blokové schema na obrázku 1 znázorňuje celkové uspořádání přijímače se synchrodynem a poslouží těm, kdo by s tímto zajímavým zapojením chtěli experimentovat. V tovární praxi, jak bylo řečeno v referátu z Radiolympie, se dosud zapojení nepoužívá, ač má velké výhody proti dnešnímu způsobu stavby přijímačů. Zjednoduší je jednak značně všechny obvody (vystačíme se dvěma laděnými stupni) a řeší poměrně dokonale problém věrného přenosu. To vše bylo také dokázáno na modelu, vystaveném na Radiolympii. Jak se ovšem osvědčí v běžné praxi, to ukáže teprve budoucnost.

Standardní obrazovka v USA

Za příklad standardního provedení obrazovky lze pokládat nový vzor Sylvania, 7GP 1 nebo 7GP 4, první se zeleným, druhá s bílým světlem. Střípnko měří 7 palců, t. j. 17,5 cm, celková délka je 35 cm, odchylkování elektrostatické, běžné napětí 6,3 V/0,6 A žhavení, 3000 V anoda, zastřívání anoda 810–1200 V, zhasnutí obrazku při — 84 V na mřížce, citlivost 90 a 108 voltů na 25,4 mm obrázku, objímka 12 kolíčková. Obrazovka se hodí pro větší osciloskopu a demonstrační účely, použitá světélkující hmota má středně dlouhou setrvačnost.

Amatérský záznam zvuku na ocelový drát

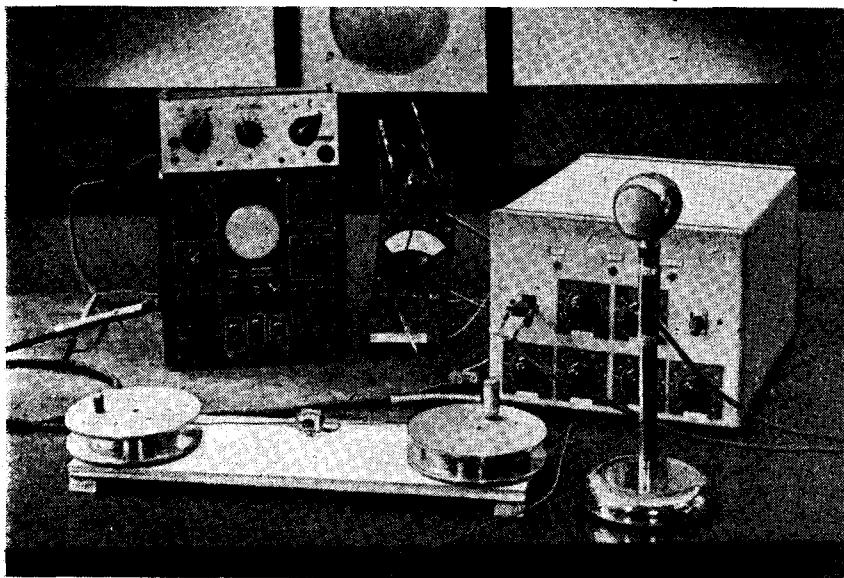


Rádu let žádali ojedinělí čtenáři redakci tohoto listu, aby vypracovala a popsalala zařízení k amatérskému záznamu zvuku na drát. Poměrná složitost zařízení spolu s informacemi, které jsme dostávali se všech stran, že zdejší struna s obsahem křemiku nemá vyhovující magnetickou remanenci a špatně si záznam „pamatuje“, tlačila nás žájem. V prosinci minulého roku jsme přesto vyzkoušeli prostou úpravu s ručním pohonom. Ukázalo se při tom, že i na běžnou ocelovou strunu 0,2 mm síly lze nahrát řeč s vyhovující srozumitelností, hudbu zhruba v jakosti průměrného rozhlasového příjmu. Malá remanence struny nutí k použití značného zesílení, zhruba desetinásobného proti tomu, jež je nutné pro krystalový mikrofon (t. j. vstupní citlivosti asi 0,8 mV pro jmenovitý výkon), dále mechanické nerovnosti struny zavírají poruchy a šelesty, které sice neruší srozumitelnost, omezují však přípustné rozdíly mezi nejslabším a nejsilnějším záznamem, a zkrajují dynamické rozpětí. Naopak však pokusy ukázaly, že tyto závady ani v plném rozsahu nejsou nesnesitelné a jistě se dají změnit vyleštěním struny, zdokonalením nahrávací hlavice a vůbec rovinutím praci, které jsou tímto započaty.

Podstata záznamu na drát

Mezi běžty jader z magneticky měkkého železa (transformátorové plechy a pod.) se posouvá stálou rychlosťí drát v hodoném průměru z oceli magneticky tvrdé (obraz 1). Jedno nebo dvě jádra mají cívku, kterou protéká telefonní proud. Běžty jader nesměřují přímo proti sobě, nýbrž mají malý přesah p; jádra jsou mírně tlačena k drátu. Telefonní proud v cívce vzbudí v jejím jádru magnetické pole, jehož část protéká drátem. Pole je věrným obrazem telefonních proudů, a protože vzniká zčásti v drátu, který ubíhá stálou rychlosťí, uchová se v něm v podobě proměnného podélného magnetismu s polaritou a silou rovinutou v délce drátu do hodnot, které jsou obrazem časového rozvinutí původního telefonního proudu.

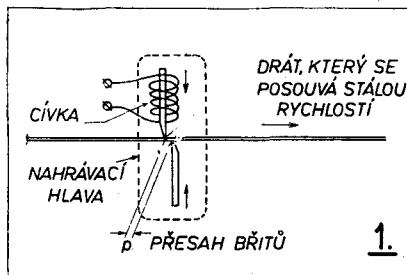Když pak drát s magnetickým záznamem probíhá mezi běžty zcela podobné hlavy přehrávací, vnitř jeho magnetické



zbytky pole téhož časového průběhu jádrem hlavy, a v jejích cívkách indukují změny pole napěti, jež je úměrné původnímu napěti budicímu. Je tím větší, čím větší jsou magnetické zbytky v drátu, a jeho shoda s původním napětím je jen tehdy dokonalá, nebyla-li struna magnetována až do oblasti magnetického nasycení. Naše pokusy se z počátku nedářily právě proto, že jsme do nahrávací hlavy zaváděli proud příliš značný. Reprodukce byla pak huňavá.

Podmínkou věrnosti přednesu je, aby drát běžel stejnou rychlosťí při přehrávání jako při záznamu. To se dá splnit nejsnáze, běží-li stále rovnoměrně. — Bežné nahrávací přístroje však mají stálou rychlosť kladek s drátem, jehož rychlosť tedy pozvolna roste, jak na navijející cívce drátu přibývá. — Další podmínkou věrnosti je stálý průměr drátu. To je ve velkém mřížku u strun, tažených diamantovým průvlakem, splněno dobře,

Úprava pokusu s nahráváním: souprava „s ručním pohonom“, za ní osciloskop, jehož vstupního zesilovače bylo rovněž použito, voltmeter pro kontrolu výstupního napětí, zesilovač a mikrofon. — Pod tím obraz 1. Podstata magnetování ocelového drátu při záznamu.


mikroskopické změny tloušťky jsou však na běžné struně přece a působí šelesty, klapání a jiné projevy, podobné atmosférickým poruchám v přijimači. Je proto zpravidla nutno strunu aspoň částečně vyloštit (viz dále).

Výhodou záznamu na drát proti deskám nebo foliím je možnost smazat použity záznam a nahrát záznam nový. Starší způsob mazání spočíval v tom, že drát probíhal mezi nástavky se silným magnetickým polem, které zmagnetovalo drát až do nasycení. Poté, jak drát vystupoval z nástavků, sesunulo jeho magnetický stav na stálou hodnotu zbytkového magnetismu. Novější způsob používá k mazání střídavého proudu neslyšitelného kmitočtu (nám postačilo 16 000 c/s z tónového generátoru). Pole tohoto kmitočtu rozhýbá magnetismus ve středu nástavků až do nasycení a zničí záznam, a když drát při svém pohybu vystupuje z nástavků, slaboucí amplitudy pole plynule až na nulu, a protože to činí rychle, dopraví magnetický stav drátu prakticky na nulu. Po kládáme tento způsob za dokonalejší, protože vylučuje ze stavu drátu nesouměrnost.

Záznamová hlava, transport drátu

Soudíme, že většina zájemců bude souhlasit s postupem, který jsme zvolili, aby chom si ušetřili náklad a práci pro případ, že by pokusy nevedly k cíli. Složitý transportní mechanismus jsme nahradili dvěma přesnými, ale jednoduchými cívками, kterými lze rukou otáčet na hřidelích, upevněných na prozatímní desce (obr. 3). Námisto speciálních hlav nahrávací, přehrávací a mazací jsme si udělali jedinou hlavu (obraz 6 a snímky), s níž provádime všecko. Cívky znázorňují sním-

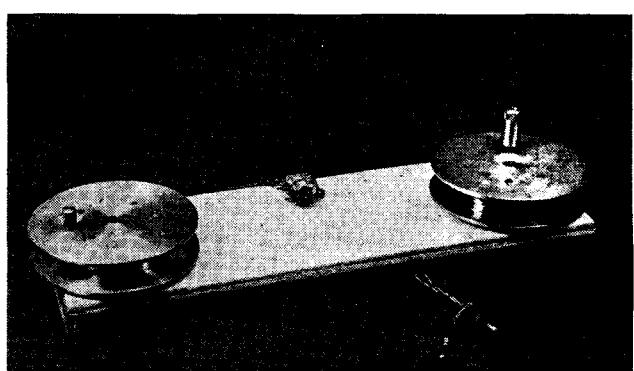Dvě kovové cívky se strunou, opatřené kličkami a otočné na hřidelích, byly spolu s jednoduchou nahrávací hlavou podstatou zařízení.



**Úspěšný pokus s nahráváním
zvuku na obyčejnou strunu
sily 0,2 mm, který lze provést
s amatérskými prostředky**


ky i výkres 7 a kromě pevnosti a pokud lze přesně souosého provedení nekladou zvláštních požadavků na amatérovu dovednost. Místo z kovu mohou být i ze dřeva, které ovšem nesmí reagovat na vlnost vzduchu změnami tvaru. Kdyby cívka a tím i drátová dráha „házely“, byl by záznam ještě kolisavější než když umdlovající ruka točí kladkou nerovnoměrně nebo třaslavě. Dno prostoru pro drát musí být upraveno tak, aby se drát nemohl proříznout.

Naše universální hlava byla vyrobena podle výkresu 6 a snímků, a osvědčila se dobré až na věci, na něž upozorníme. Skládá se ze dvou souměrných částí A1, A2, z hutného isolantu, tvaru hranolku. V nich jsou vyvráty dutiny pro cívky B s jádry J tak, aby při sevření obou částí A byly cívky a jádra přesně proti sobě. Části A jsou totiž spojeny přesným závěsem (šarnýrem) Z, jehož čep byl vytázen a nahrazen delším drátem O. Jeho konec, vyčnívající po obou stranách, byly ohnuty dolů a k sobě a zapojeny do otvoru a záfezu kolíčku 4 mm, H. Kolíček vyčnívá tak blízko k A, že dovoluje otevření jen asi na 90°. Po stranách jsou na každé části A přišroubována plíšková vodítka D tak utvářená, aby drát, volně vložený do rozevřených částí A, zavedla do správné polohy proti jádrům cívek. Jedna dvojice má ouška, za něž tahne pružina C tak, aby části A byly pevně sevřeny. Poloha oušek je však taková, že pružina drží hlavu také otevřenou.

Cívky soustružíme z textgumoidu, galalitu nebo jiného houževnatého isolantu. Po vysoustružení je prořízneme luppenkovou pilkou téměř až přes celou střední část, abychom získali prostor pro jádro J. Kromě toho jsou cívky v ose povrtány dírkou asi 2,5 mm, aby bylo lze je upevnit na šroubek při navijení, jež by jinak bylo zbytečně zdlouhavé. Aby jádro bylo dobré vedené, vyplníme část záfezu použitkem tenoučkého pertinaxu nebo lesklé lepenky sily 0,4 mm, který také zabráni sevření cívky a tím jádra při navinutí drátu. S jedné strany zavrtáme do válcového jádra cívky dírky asi 1 mm a narážíme tam kousky spojovacího drátu téže sily, abychom získali připoje pro vývody. Poté cívky ovineme drátem 0,05 mm, v nouzi i silnějším, vždy však pokud lze pod 0,1 mm. Sami jsme použili drátu 0,15 mm, na cívku se vešlo jen 630 závitů a hlava dávala napětí zbytečně malé. — Tenký drát se dnes špatně opatruje. Lec-

kdy si můžeme pomocí odvinutím z cívky vyřazených radiofonních sluchátek. Takové cívky bylo lze dříve levně koupit v obchodech, a je možné, že i dnes je někde objevíme. Vývody pozorně připájíme na zaražené drátky, zapamatujeme si, který je začátek vinutí, při čemž je účelné vinout cívky týmž směrem a tak, že vývody jsou při tom na téže straně. Vinutí, které nesmí s cívky „přetéká“, chráníme několika polohami jemného papíru, který přelakujeme. Tím jsou hotovy cívky.

Jádra nahrávací hlavy, ve výkresu J, jsou pásky z transformátorového plechu, pokud lze dobré jakostí. Nejhodnější by byl ušlechtilý magnetický měkký materiál, na př. permalloy nebo pod., sami jsme však sáhli do zásuvky s nápisem RŮZNÉ a vybrali transf. plech 0,35 mm. Odstranili jsme z něho dva pásky šíře 4 mm, vyrovali, dokonale ohladili, odstranili vhodnou délku 12 mm. Pak je třeba pozorně sbrousit ostří tak, aby mělo tloušťku pokud lze pod 0,1 mm, ale být otupit a vyhladit na jemném olejovém brousku. Jádra musí volně, ale bez přílišné výše klouzat v dutinách cívek, a ke drátu je tlačí silou asi 5 gramů ploché

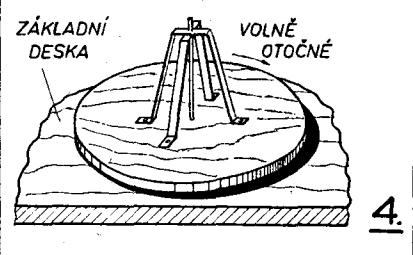


Obraz 4. Jednoduchá, ale potřebná pomůcka k tomu, abychom strunu s kotoučku správně převinuli na cívky. Hodí se pro převíjení i v jiných případech.

nu před poškozením jsou na zadních stranách části A nastrčeny do zárezů jednoduché plechové kryty.

Drát pro nahrávání je obtížný problém. Američtí mají zvláštní strunu z oceli s přisádami, jakých se používá pro magnety, jež tedy dávají oceli velkou remanenci. Chtítoto u nás je nezřízený luxus; byli jsme rádi, když se podařilo koupit 20 dkg struny 0,2 mm, jaké se používá na pružiny. Vyrobíme si prostou odvijecí kladku (káču, obraz 4), a drát hned převineme na jednu z kladek, které jsme vyrobili předtím. Převíjení z kotoučku, v jakém se struna původně prodává, přímo na cívku s prostým pouštěním smyček z ruky není správné, protože se při tom struna zkručeje.

Kdybychom s takto převinutou strunou zkusili přehrátat, shledali bychom pravděpodobně, že při reprodukci je vedle zvuku množství poruch. Působí je nečistoty a nerovný povrch struny. Omezíme, ne-li odstraníme je protažením drátu mezi špalíky, vyloženými tvrdou koží (obraz 2). Není jí zapotřebí tolik, aby její opatření činilo potíže: zbytek řemínku, část podešve starých bot (ovšem bez písku a cvočků) nebo odrezky od sedláče postačí. Drát protahujeme nejlépe tak, že jednu cívku uložíme volně na hřídel, druhou upneme na soustruh a špalíky, sevřené ztužidlem třeba toho druhu, jaké se používá pro upevnění luppenkářského stolku, zachytíme drátem na vhodné místo. Drát, vbihající mezi čelisti, mažeme jemným krevelem, utřeným se strojním olejem na jemnou kašišku. Protažení opakujeme asi třikrát s krevelem, poté otřeme krevel z kůže, drát protahneme třikrát a mažeme jej olejem, nakonec nahradíme kůži několika vrstvami sukně, drát svařujeme petrolejem (běží přes štětec, namožený do petroleje). Konečně jej protahneme cupaninou nebo měkkým hadrem nasucho, abychom odstranili petrolej, který by se hromadil na břitech nahrávacích hlav a zhoršil by pohyblivost břitů. Při protahování, které jde na soustruhu dostačí rychle, na klápíme špalíky tak, aby se drát mezi nimi stříhal a střídal místa, kudy probíhá. Nesmí vydířit drážku, v níž by šel volně.


Úprava nahrávacího soustrojí je natolik podrobně zobrazena snímky, že nemusíme podrobně o ní jednat. Cívky jsou na ocelových hřídelích, upevněných ve vzdálenosti 40 cm od sebe do dřevěné desky, opatřené gumovými nožkami, aby spolehlivě stála (obraz 3). Mezi nimi je zašroubována telefonní zdířka tak, aby hlava,

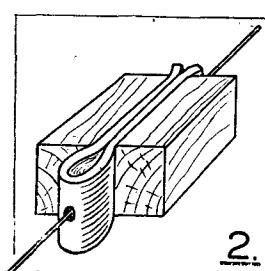


Obraz 2.
Leštění drátu pro tahováním mezi koží.

pružiny Z1, Z2, jejichž tlak lze nastavit šroubkami. Po sestavení hlavy a při posunu drátu musí být stát proti sobě tak, jak je to vyznačeno na výkresu. Pozorujeme to hodinářskou lupou při mírně otevřených částech A, ovšem jen co je nutné, abychom na břity viděli, protože při otevření se poloha břitů po případě mění. Postavení přímo proti sobě (nulové p) zhoršuje záznam co do napětí, přílišná mezera p (obraz 1) omezuje výšky. Dovedný mechanik si upraví části hlavy tak, aby se daly šroubem proti sobě posouvat a tím nastavit nejhodnější polohu břitů. Pak je ovšem výhodné mít hlavy dvě, jednou nahrávat a druhou hned snímat, aspoň do sluchátek, aby bylo lze zákroky vyzkoušet bez zdržení.

Ná obrázku 1 je znázorněna jen jediná cívka na jednom jádru. Bylo nám sděleno, že tak je to možné, a druhé je tu jen pro vedení pole. Sami jsme však měli hlavu souměrnou. Nemí o tolik pracněji, aby stálo za to riskovat nezdard. — Vývody hlav spojíme měkkým kablíkem, na př. zvonkovým nebo vř s blízkou svorkovnicí, odkud jde další vedení. Zpravidla není nutné, ač ovšem neškodi, vývody stínit. Na ochra-

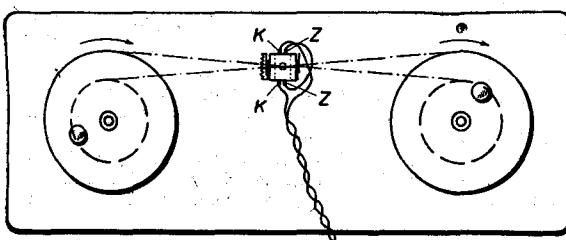

Obraz 3. Schema umístění cívek a nahrávací hlavy tak, aby se drát v čelistech hlavy lomil jen nepatrně.

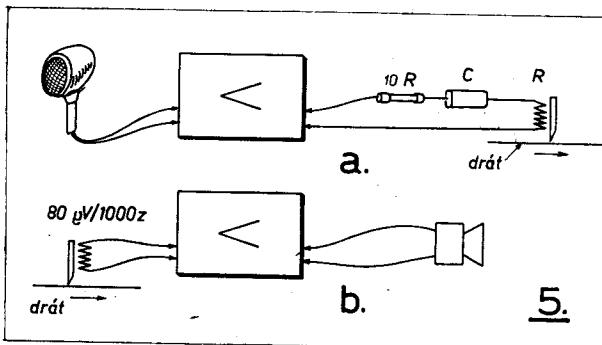

Obrázek 5. Úprava pro nahrávání a přehrávání. Ležatým V je označen zesilovač, který však nemusí být týž v obou případech. Pro nahrávání postačí jen malý výkon, pro přehrávání musí být větší zisk.


Dole otevřená nahrávací hlava.

další zesilovací stupeň, může být triodový, obvyklého zapojení, ovšem dobré stínený a s elektronkou uloženou ve vatě, neboť při požadované citlivosti jeví nepříjemnou mikrofonii.

Nahrávali jsme tedy přes výkonný zesilovač, a to většinou svůj hlas. Aby nestávala zpětná vazba akustická, nahradili jsme při tom reproduktor zátěžním odporem 6 ohmů, zesilovač jsme budili na 6 V výstupu a protože to bylo pro naši hlavu mnoho, dali jsme jí do série odpor 1000 ohmů a kondenzátor 0,1 μ F, který už při nahrávání mírně favorisoval výšky (obrazek 5a). Pro hlavy s jemnějším drátem budou odpory i napětí větší, kondenzátor úměrně menší. Při přehrávání byla hlava přímo spojena se vstupem jednostupňového zesilovače, který máme předřazen osciloskopu, jeho výstup zaveden stíněným kablem na vstup zmírněného výkonného zesilovače, a ten napájel improvizovaný bass-reflexový reproduktor. O předenusu jsme už mluvili; sykavky jsou mírně tupé, s má zřetelný, ale ne tizivý pich.

Zapojení pro nahrávání i přehrávání udává obrázek 5ab. Pro nahrávání nemí zapotřebí výkonného koncového stupně, stačí by s obvyklou vf pentodou na konci, protože potřebných několik voltů z ní snadno dostaneme, ovšemže s výstupním transformátorem (z obvyklé vf pentody nelze odebrat přímo několik mA st proud), s převodem asi na 200 ohmů, t. j. zhruba 10:1. Na primář bychom připojili odporník asi 20 k Ω paralelně, předřadný odporník v obvodu hlavy by pak činil 200 ohmů, doplnili bychom jej na desetinásobek odporu hlavy a druhým takovým odporem, přemostěným kondenzátorem vhodné kapacity bychom mírně (1 : 2) zvedli výšky. Odpor v obvodu nahrávací hlavy leckdy samy stačí zvědout účelně záznam vysokých tónů, jsou-li aspoň desetinásobkem odporu hlavy.

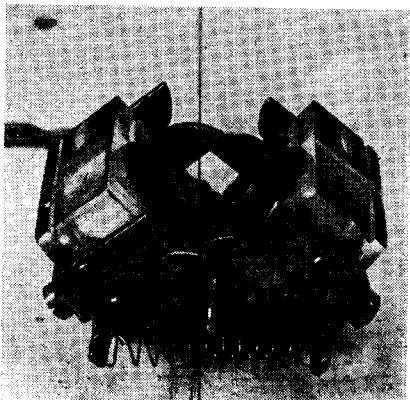Při prvních pokusech však zájemce bude asi chtít vystačit s tím, co má. Postačí ně část přijimače, doplněná předzesilovačem o zisku asi 100, aby citlivost postačila pro mikrofon (jediná pentoda). Reproduktor nahradíme odporem 5 ohmů a připojíme obvod pro nahrávání, v němž odporník „10 R“ vyměříme tak, aby hlava do-



tedy proud menší a napětí větší, jak je to účelné.

Při přehrávání dává hlava napětí asi 80 mikrovoltů na 1000 závitů. V našem případě jsme tedy měli 0,1 milivoltu, a pro zesilovač z č. 12 (nebo podobný běžný zesilovač pro mikrofon, na př. z č. 10/1947) bylo nutno použít bud transformátoru s převodem 1:20 nebo dalšího zesilovacího stupně se ziskem asi 20. Transformátor by měl být dokonale stíněn, zejména magneticky, krytem ze silného měkkého železa, v rozích svařeného, neboť jinak chytá bručení. Použijí-li však zájemci drátu na cívky hlavní zhruba polovičního průměru, dostanou čtyřnásobný počet závitů a tolikrát větší napětí, které postačí i pro přímé připojení k dobrému mikrofonnímu zesilovači. Pokud bude nezbytný

V. Šádka v 11. a 12. č. RA 47) a všechny integrace a derivace jsou prováděny řada mi (což vyžaduje velký počet jednotlivých obvodů a tudiž i velký počet elektronek — v ENIACu jich je asi 18 tisíc) a protože za války nebylo možno vyvinouti speciální elektronky a součásti pro tento účel, byly (citováno doslova) . . . , obvody konstruovány z pečlivě vybraných a přísně zkoušených standardních součástí, které pracují značně podmezí jmenovitého zářízení. Na příklad žhavicí vlákna pro 6,3 V pracují na 5,7 V, žhavení je zřídka kdy vypínáno (aby se zvýšila životnost), anodový i mřížkový výkon je omezen na 25 % normální hodnoty.“ Dále praví cit. autor: „Kromě počáteční doby zkoušek pohyboval se počet závad kolem dvou až tří týdnů, a závady byly většinou způsobeny zkratem nebo přepálením vláken u elektronek.“

Je nutno připomenout, že tyto zkusenosti se týkají amerických elektronek, jejichž kathody se někdy značně liší od


kterou tam kolíčkem H zasuneme, ležela podle obrázku 3 vždy v přímé dráze drámu (malá odchytilka nevadí). Cívky spojíme v serií tak, aby se jejich účinek sčítal, čehož je při prve popsaném způsobu využití dosaženo spojením začátků a vyvědením končů vinutí obou cívek. Tím máme zařízení přichystáno k pokusům.

Nahrávání

Nejprve několik číselných údajů. Při rozměru cívek podle výkresu je vhodná nejmenší rychlosť asi dvě otáčky za vteřinu, t. j. rychlosť drátu asi 0,5 m/vt. Čím větší rychlosť, tím jakostnějšího záznamu směrem k výškám můžeme dosáhnout. Při ustanovení hodnoty, kterou se snesitelnou únavou ještě dokážeme, je záznam lepší než přednes běžného telefonu a odpovídá vyhovujícímu, ale ovšem ne nejlepšímu přednesu přijimače. Srozumíme, těložnost v mateřském jazyku je i při rychlé mluvě dokonalá.

K využití na optimální hodnotu je zapotřebí asi 10 ampér-závitů v hlavách po- psané úpravě. Podstatně větší hodnota vede už k záznamu skreslenému přemagnetováním. Pro vymazání je zapotřebí asi 100 ampér-závitů, přičemž je popsaná hlava proudově přetížena, což však krátkou dobu vydrží. Těchto údajů využijeme takto: Při navýšení počítáme závity. Jejich součet na obou cívkách dělíme ustanovené ampér-závitů a vyjde proud v ampérech pro ten který účel. Pak změříme odporník cívek, a násobením jeho proudem v ampérech, který jsme právě vypočetli, získáme napětí, jaké na hlavu musíme přivádět. V našem případě bylo závitu celkem 1250; 10 Az : 1250 z = 0,008 ampéru, t. j. 8 mA pro nahrávání. Odporník obou cívek byl 30 ohmů, takže pro nahrávání potřebujeme napětí $30 \times 0,008 = 0,24$ V. Pro mazání je z důvodu úměrnosti zapotřebí napětí desetkrát většího. Čtenáři si však navinou hlavy jemnějším drámem, vyjde

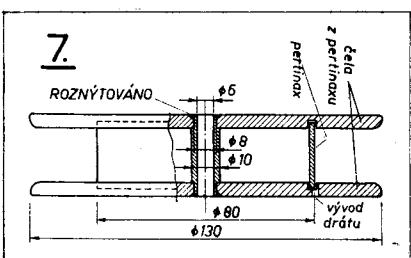Obrazek 7. Průřez jednoduchou cívkou na ocelový drát.



stala správný proud. Pro přehrávání využívá týž zesilovač, jen citlivost musí být větší, jak bylo uvedeno. Vstupní zesilovač byl v našem případě tak mikrofoničký, že nebylo lze umístit jej blízko reproduktoru (elektronka nebyla měkkce uložena, jak jsme doporučovali).

Závady

Jsou-li výsledky této prosté náhražky tak dobré, že o nich s dobrým svědomím podáváme zprávu, mohou přece méně zkušeného zájemce zkrátit některé závady, s nimiž by si bez měřidel nevěděl rady. Především, když hlava tvrdosíjně nenařávala, je nutno zaměnit pívody k jedné cívce, neboť působí asi proti sobě. Ozývá-li se při reprodukci silný šelest a svíštení, je to dokladem neděstného a drsného drátu, který nebyl dostatečně vyhlazen, anebo příliš slabého záznamu. Je-li napak řeč hukňavá a nesrozumitelná, je nutno změnit napětí na hlavách. Nemá-li konstrukce střídavý voltmetr, kterým by je udržoval, může za hlavu nahrávací zářadit jednu stejnou hlavu přehrávací a přes jednostupňový zesilovač se ziskem asi 100 (jediná pentoda s výstupním transformátorem s převodem 3 : 1 pro sluchátka) kontrolovat jakost. Objevuje-li se v reprodukci jakýsi fading, je nutno dohlédnout na „hlasatele“, aby udržoval hlas na stejně síle, mikrofon v téže vzdálenosti, a je-li tomu tak, zkонтrolovat, zda neváznou jádra a doléhají stále na drát. Jednoduchým obvodem je možné zvětšit relativně výšky, jak je to vyznačeno v obraze 5. Nestačí-li smazání a ozývá-li se starší signál pod novým, je vhodno vyrobit zvláštní mazací hlavu s širšími nástavky, nebo protáhnout drát dvakrát.

Zkoušeli jsme také záznam s vf předpětím, ale nepozorovali jsme zlepšení.


Závěr

Pokládáme dosažený výsledek za uspokojivý. Vhodná struna, jaké patrně používají Američané, dovoluje patrně vystačit s menším ziskem reprodukčního zesilovače a dává větší dynamiku, t. j. rozdíl mezi max. signálem a šumem. Ale ani naše struna nemí nepoužitelná. Pro časté použití je ovšem nezbytno sestrojit

konstrukce nám známých evropských elektronek.

Budíž dovoleno shrnout americkou zkušenosť a učinit vlastní závěry. Životnost elektronek (amerických) je většinou dáná životností jejich vlákna. Zmenšme-li žhavicí napětí i o poměrně malý díl, vzroste životnost vlákna mnohonásobně, jak potvrzuji zkušenosť s projekčními žárovkami v promítacích přístrojích; na př. Ing. Dr. Julius Strnad uvádí v knize „Zvukový film a jeho technika“ na str. 67, že zmenšením žhavicího napětí o 10 % vzroste životnost žárovky trojnásobně, zmenšením o 20 % desetinásobně. Teplota kathody ani její výkon (počet emitovaných elektronů) neklesá však s druhou mocninou napětí, jak by vyplývalo z rovnice Richardsona-Dushmanovy a ze zákona Jouleova, nýbrž mnohem pomaleji: Malým snížením teploty žhavicího vlákna klesne také jeho odpor (kladný teplotní součinitel wolframu), a proto nepoklesne proud tolík, jak bychom očekávali z Ohmova zákona. Může-

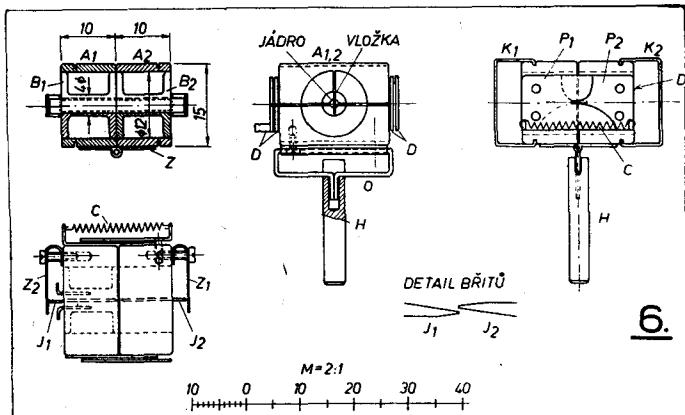Obraz 6. Výkres nahrávací hlavy. Lze jej koupit ve zvětšeném otisku původního výkresu spolu s ostatními kreslenými obrázky v red. t. 1. za 16 Kčs. Dole pohled na uzavřenou nahrávací hlavu.



ROZHLASOVÝ POPLATEK


prevodem z šekových účtu

V Čechách a v zemi Moravskoslezské má nyní okruhle 110 000 účastníků u poštovního spořitelny své šekové účty. Tito účastníci mohou od 1. ledna 1948 zaprávovat za sebe i za jiné osoby rozhlasové poplatky odpisem z šekových účtů s pomocí t. zv. dlouhodobého převodního příkazu. Majitelé šekových účtů obdrželi o tom od poštovního spořitelny zvláštní informační oběžník, s kterým je spojena jako jeho oddělitelný díl příhláška k nové službě. Majitelé šekových účtů mohou tak zaprávovat rozhlasové poplatky nejen z vlastních rozhlasových koncesí, ale i z koncesí svých příbuzných a známých nebo z rozhlasových koncesí svých zaměstnanců. Nasníká se tak možnost, aby na příklad nějaký závod, zaměstnávající větší počet osob, platil rozhlasový poplatek převodem z šekového účtu i za své zaměstnance. Zaplatené poplatky by jim pak mohl srážet vždy pa prvního s jejich gázi. Podrobnosti jsou uvedeny na informačních cirkulářích, které všechni majitelé šekových účtů obdrželi.

-da

Z radiotelefonní statistiky


Kancelář Mezinárodní telekomunikační unie uveřejnila právě světovou radiotelegrafní statistiku za rok 1946. Nejdílnější, chybí v ní data o SSSR, Číně a několika menších státech. Ze statistiky seznáme, že největší počet rozhlasových vysílačů, a to 2242, je v USA, pak přijde Mexiko se 186 rozhlasovými vysílači, pak Austrálie (129), dále Argentina (53) a Uruguay (51), a pak ostatní státy s menším počtem rozhlasových vysílačů. *Televizní vysílače* zaznamenává statistika toliko v USA, a to 52, a po jednom ve Francii a v Anglii. — Největší počet radiotelegrafních vysílačů na námořních lodích vykazují — jak je přirozené — USA, a to 8850, pak přijde s dalším významným počtem V. Britannie (4182), Francie (1203), Norsko (988), Dánsko (887), Švédsko (586) a Holandsko (491). Největší počet letadlových vysílačů má opět USA (12 399) a pak V. Britannie (751); z ostatních států vykazují v tom směru větší čísla jen Holandsko (71) a Francie (70). — Pokud jde o počet radiotelegramů, vyměněných mezi stanicemi pobřežními a loděmi na moři, vykazují rekordní počet USA (229 646 radiotelegramů vyslaných z pobřežních stanic lodím a 682 822 vyslaných z lodí na pevninu) a Velká Britannie (116 829 vyslaných s pobřežní loděmi a 439 686 v opečném směru). Ze statistiky také vidíme, že největší počet radiofonních hovorů, t. j. telefonických hovorů, obstarávaných radioelektricky, zprostředkovány roku 1946 svými pobřežními stanicemi pro lodě na moři USA (457 362) a Dánsko (71 328). —da

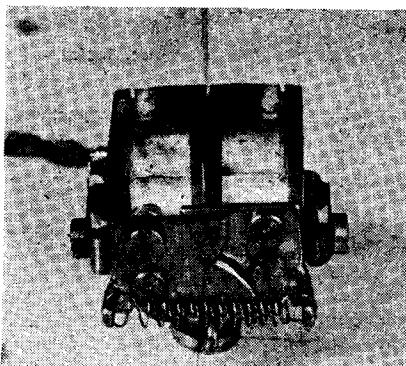

pohon motorkem, stejně jako pro převíjení, neboť pořad pětiminutový je asi horší mezi pro pohon ruční, a i tak je přednes místy třaslavý a výška kolísá. Kromě toho musí se drát na cívky ukládat rovnomořně, zhruba závit vedle závitu; to jde jen s dosti složitým mechanismem, který jsme zatím nedělali, neboť šlo především o důkaz, že zdejší materiál je k potřebě.

Než se dáme do další práce, prosíme zájemce, aby nám sdělili své výsledky a pozorování. Rádi bychom také věděli, kolik je asi zájemců o tento dosud neznámý amatérský obor. Podle možnosti, které jsou nám nyní zřejmé, lze soudit, že jich nebude příliš málo.

me proto čekat, že v mezích asi $\pm 20\%$ kolem normy žhavicího napětí méně se emise kathody zhruba přímo úměrně s první mocninou napětí. Protože se anodový proud méně s první mocninou napětí anodového (u triod) nebo napětí střídavé mifázky (u pentod), nebude emisní schopnost kyličkových kathod ohrožena přetížením, zmenšme-li úměrně se žhavicím napětím také napětí anodové, ovšem v mezích asi $0 \div -20\%$. Životnost vlákna se však zmenšením napětí prodlouží mnohonásobně. Zmenšme-li anodové napětí mnohem více než žhavicí (jak to učinili konstruktéři ENIACu, kteří zmenšili anodové napětí na 50 %), takže emisní schopnost kathody není zdaleka plně využita, můžeme s jistotou tvrdit, že prodloužíme životnost elektronek rovněž mnohonásobně. Ostatně zapojení s podžhavenou elektronkou s menším anodovým napětím se již léta používá u nás v elektronických relé s fotonkou. Zde vydří elektronka (ovšem staršího typu s větší kathodou) mnoho let nepřetržitě funguje. O. Horna

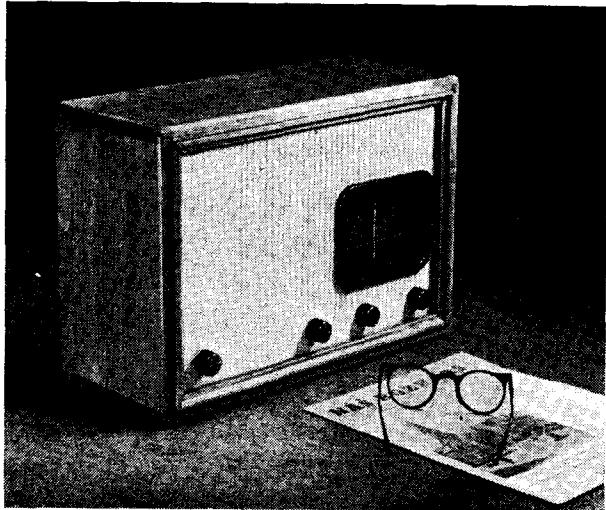

SUPERHET NA OBA PROUDY

se třemi rozsahy, přípojkou pro gramofon a tovární cívkovou soupravou

Přijimač v jednoduché skřínce. Přední deska, která nese uvnitř všechny součásti přístroje, je potažena světlou látkou, dobře propouštějící zvuk. Knoflíky zleva: řidič hlasitosti se sif. spinačem, tónová clona, vlnový přepínač, ladění.

objímky, které jsou příliš primitivní a mohly by snadno vést ke zkraju v přijimači; použili jsme raději důkladnějších objímků, přisroubovaných nad stupnicí na přední desku přístroje. Bílou barvu, zakrývající horní hranu skla se jmény vysílačů, jsme smyli acetonom. Zadní stěna stupnice, nesoucí bakelitové kladky a ukazatele stanic, je z plechu slabého, což by nevadilo, ale nevyzvíděného, což vede k odchylkování tahem převodové šňůrky; bylo proto třeba nejen připevnit ji k úhelníkům, jak jsme původně zamýšleli, ale ještě ji přitáhnout k přední desce šrouby blízko kladek. Šňůrka, přenášející pohyb ladícího hřídelíku na ukazatel i na ladící kondensátor, je k ukazateli přitažena sevřením dvou profilových plášťů šroubkem M 3, který byl původně nastavitelný zpředu; abychom mohli pohodlně přestavovat polohu ukazatele v hotovém přístroji při sladování ze zadu, nahradili jsme tento šroubek jiným delším (15 mm), zašroubovaným ze zadu. Po navlečení přitahujícího plášťu jsme na konec šroubku s mírně rozklepnutým závitem našroubovali mosaznou matku, aby pevně seděla, a ještě zapájeli círem. Drát, ukazující polohu ladění na stupnici, který byl původně přitažen společně s horním plášťem k jezdici, jsme rovněž pevně připájeli na stranu krycího plášťu.

Usměrňovač anodového napětí tvoří elektronka UX1N; na stejnosměrné síti je jejím úkolem chránit elektrolyt. konden-

Zapojení je v podstatě shodné se schématem, jehož jsme použili v RA 3/47, str. 70, s úpravou napájecí části a žhavicího obvodu. Abychom zbytečně nepopakovali, co bylo nedávno řešeno, prosíme čtenáře, aby si podrobnější popis vyhledal na citovaném místě.


Žhavicí obvod. Jako všechny přijimače universální, je i tento superhet galvanicky spojen se sítí. Elektronky řady U (žhavené nepřímo) mají žhavicí vlákna na proud 0,1 A a tato napětí: UCH 21 — 20 V, UBL 21 — 55 V, UY 1 N — 50 V. Při síťovém napětí 220 V řadíme všechna vlákna za sebou, při 120 V do dvou paralelních větví; potřebné úbytky napětí vyrovnáme vhodnými drátovými odpory. Přepínání na dané síťové napětí provádime čtyrpólovým lamelovým přepinačem, který jsme vyrobili s použitím t. zv. nýtotovacích matek M 3 v úpravě, dobře patrné na snímku i výkresu. Nýtotovací matky lze nahradit silnostěrnými nýtotovacími očky nebo nýty s podloženými očky, do nichž po zanýtování vyřizneme závit; ještě jednodušší úprava vytačí se dvanácti šroubků M 3 × 15, které první dvojici matek svírají přívodní dráty. Přepínače lamely jsou přitaženy dalšími, třetími matkami.

Přívody žhavicích vláken elektronek jsou ve schématu očíslovaný, svorky přepínače napětí jsou

označeny písmeny. Při poloze všech lamel přepínače „vzhůru“ je přijimač zapojen pro 220 V, při poloze „dolů“ na 120 V. Doplňkových drátových odpory 600, 200 a 150 Ω stojí za přepinačem.

Osvětlení stupnice jsme vyřešili zcela jednoduše vřazením dvou žárovek 6,3 V / 0,3 A do přívodu sítě. Mohli jsme to klidně učinit, když jsme na hotovém vzorku naměřili celkovou spotřebu proudu ze sítě 0,26 A při 220 V a 0,28 při 120 V. Na pohled je tento rozdíl při obou síťových napětích malý; je však dán značně větším výkonem koncového stupně při 220 V. Vzhledem k zařazeným žárovkám může odpadnout síťová pojistka.

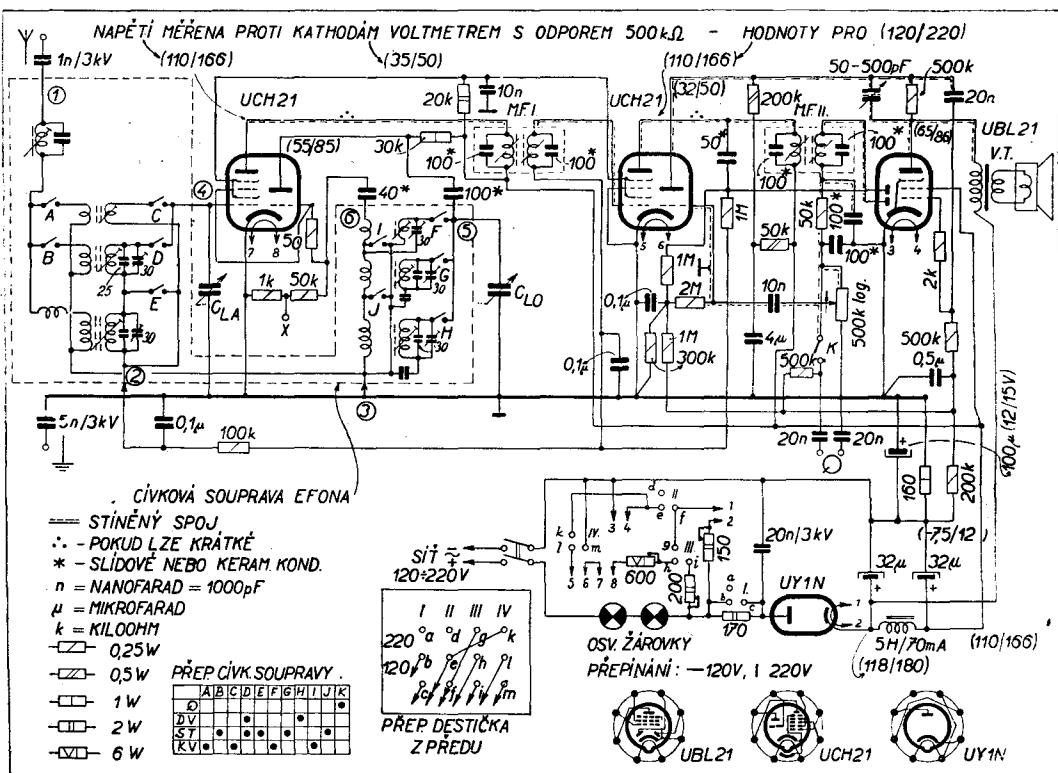Stupnice P 2, které jsme použili, dokládá dobrou vůli výrobcovu, dát amatérům použitelnou věc. Není ovšem bez chyb; tedy však lze omoulit dočasným nedostatkem materiálu. Nejdříve se nám žárovkové



Zapojení s vepsanými hodnotami. Zvětšený otisk lze koupit v redakci spolu se spojovacím plánkem ve skutek. velik. (formát A2) za 16 Kčs (+ 2 Kčs na výlohy).


sátoru před poškozením při nesprávné polaritě. Kondensátor $20 \text{ nF}/3 \text{ kV}$ zmenšíuje výf bručení. Vzhledem k velkým filtračním kondensátorům je nutno nabíjeci proud omezit na správnou velikost při 220 V ; učiníme tak drátovým odporem $170 \Omega/2 \text{ W}$. Na tento odpor, resp. jeho dostatečné dimenzování, se často zapomná při konstrukci universálních přijimačů; důsledkem pak bývá „nevysvětlitelně“ rychlý zánik usměrňovací elektronky utavením přívodu kathody nebo vyčerpáním její aktivní vrstvy.

Směsovač UCH 21 i mf zesilovač, t. j. hexoda druhé UCH 21 je v běžném zapojení a nepotřebuje dalšího popisu. Za zmínku snad stojí v rádiovém odporu $1 \text{ k}\Omega$ do série s mřížkovým svodem oscilátoru $50 \text{ k}\Omega$. Připojením citlivého miliampermetru paralelně k odporu $1 \text{ k}\Omega$, t. j. na kathodu a spoj X , můžeme při sladování nebo zkoušení pohodlně sledovat mřížkový proud oscilátoru a tedy výf oscilační napětí na mřížce osc. triody. Vhodné měřidlo je na př. s výhýlkou $1 \text{ mA}, 100 \text{ mV}$; vzhledem k bočníku $1 \text{ k}\Omega$ ukazuje asi o 10% méně. Správná hodnota je 0.2 mA ; oscilátor však pracuje uspokojivě od 0.05 – 0.3 mA .


Také demodulační a nf část přijimače odpovídá vcelku zapojenf z RA 3/47. Jako řidiče hlasitosti jsme tentokrát použili neshuntovaného běžného potenciometru $500 \text{ k}\Omega$ (log.) s vypinačem sítě, který má být pokud lze dvoupólový. Při spinači jednopólovém vypínáme „kladnou“ větev, t. j. onu, která vede k osvětlovacím žárovkám.

Přenoska pro gramofon se připojuje na živý konec řidiče hlasitosti dotykem K cívkové soupravy. Současně odpor $500 \text{ k}\Omega$ půjde na anodu demodulační diody dostatečně velké záporné předpěti, aby zcela potlačilo výf signál. Kondensátory $20 \text{ nF}/3 \text{ kV}$ v obou větvích přívodu přenosky chrání obsluhuječho před úrazem při prodloužení šňůry.

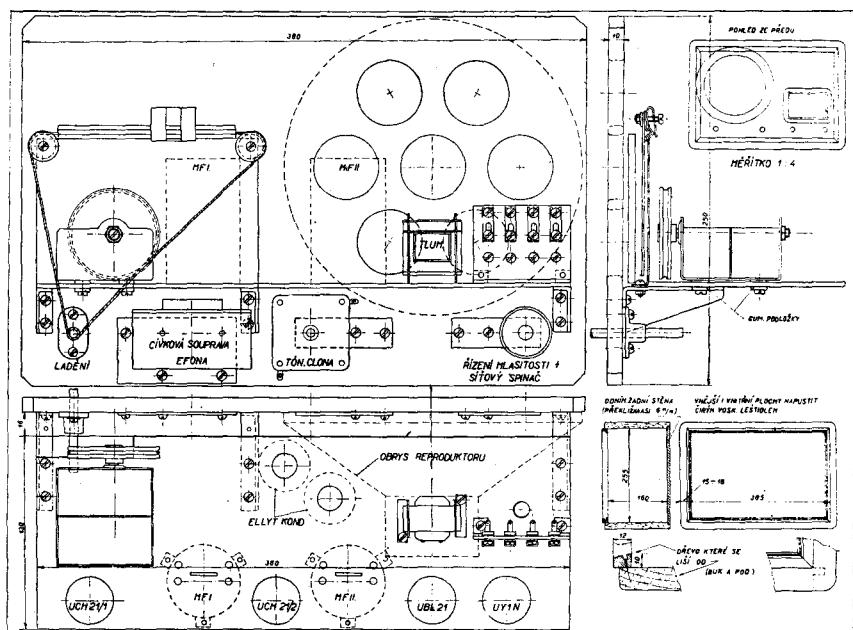Kostra a skříň je tvaru čtenářům povědomého; provedení je levné, snadné i výkonné. Podrobnosti jsou ve výkresu a nepotřebují dalších vysvětlivek. Duralové úhelníčky $35 \times 66 \times 12 \text{ mm}$ spojují jed-



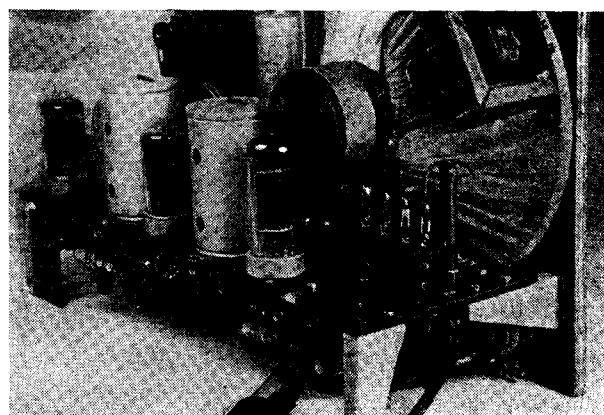Výkres kostry a skříně. Otisk velikosti A 2 obdržíte v redakci za 16 Kčs (+ 2 Kčs na výlohy).




Přepinač síťového napětí, za ním vpravo drátové odpory (viditelný je jenom jeden).

nak pertinaxovou základní desku $360 \times 380 \times 130 \times 3 \text{ mm}$ s přední stěnou (překližka $380 \times 250 \times 8$ – 10 mm); použili jsme jich však také jako opěr na zadní straně základny, z nichž jeden nese destičku se zdířkami pro antenu, uzemnění a přenosku, na druhém je přivázána přívodní šňůra k odlehčení tahu, jak je vidět ze snímku.


Stavba. Přední stěna, s níž jsou spojeny ostatní části, je držena ve skříni dřevěnými vzpěrami, podobnými jako v superhetu RA 2/1946. Přímo na přední stěnu připevníme reproduktor, hřídelík pro pohon stupnice a duralové destičky, které nesou cívkovou soupravu, řidič hlasitosti a tónovou clonu. Koš reproduktoru položíme plstí, aby se zamezil sklon k akustické zpětné vazbě; stejný účel má gumové odpěrování ladicího

kondensátoru. Rozložení součástek nad a pod základní pertinaxovou deskou (může být též z překližky 4–5 mm) je celkem zřetelně patrné z výkresu i snímku a doporučujeme je aspoň zhruba dodržet. Abychom stěsnali poměrně velký počet odporek a kondensátorů na malém prostoru, vyrábíme si z pertinaxu pásky $10 \times 2 \times 0.63 \text{ mm}$, opatřených vždy pěti dvoukřídlymi namývanými očky a dole úhelníkem k přišroubování k základní desce. Na tyto opěrné sloupy pohodlně navěšujeme odpory a kondensátory; ovšem až po položení spojů, které vedeme pokud lze při základní desce.

O přepinači síťového napětí jsme se zmínil již vpředu; v prostoru za ním, směrem k reproduktoru, zbude místo pro drátové odpory 600 , 200 a 150Ω , jež umístíme svisle. Základní desku pod nimi provrtáme několika dírkami $\varnothing 3$ až 4 mm , abychom zlepšili ochlazování přívodem studeného vzduchu zpod základní desky. Spojy, označené ve schematu třemi tečkami, mají být pokud lze krátké a vzdáleny navzájem; stíněné spoje, zejména anodové a mřížkové, vyjma ke koncové elektronice, vede nejpříliš tenkou stínící trubíčkou, aby přídavná kapacita nebyla značná. Stalo se při zkoušení vzorku,

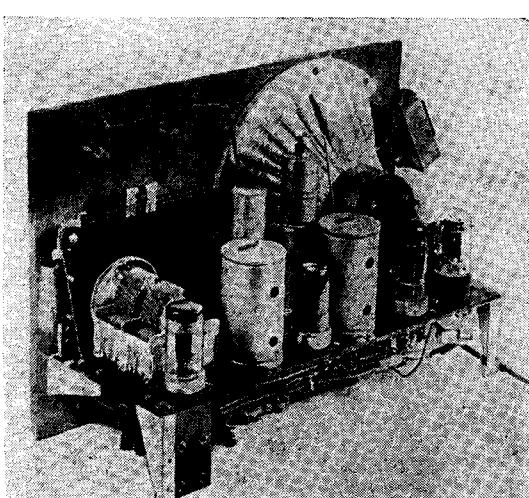

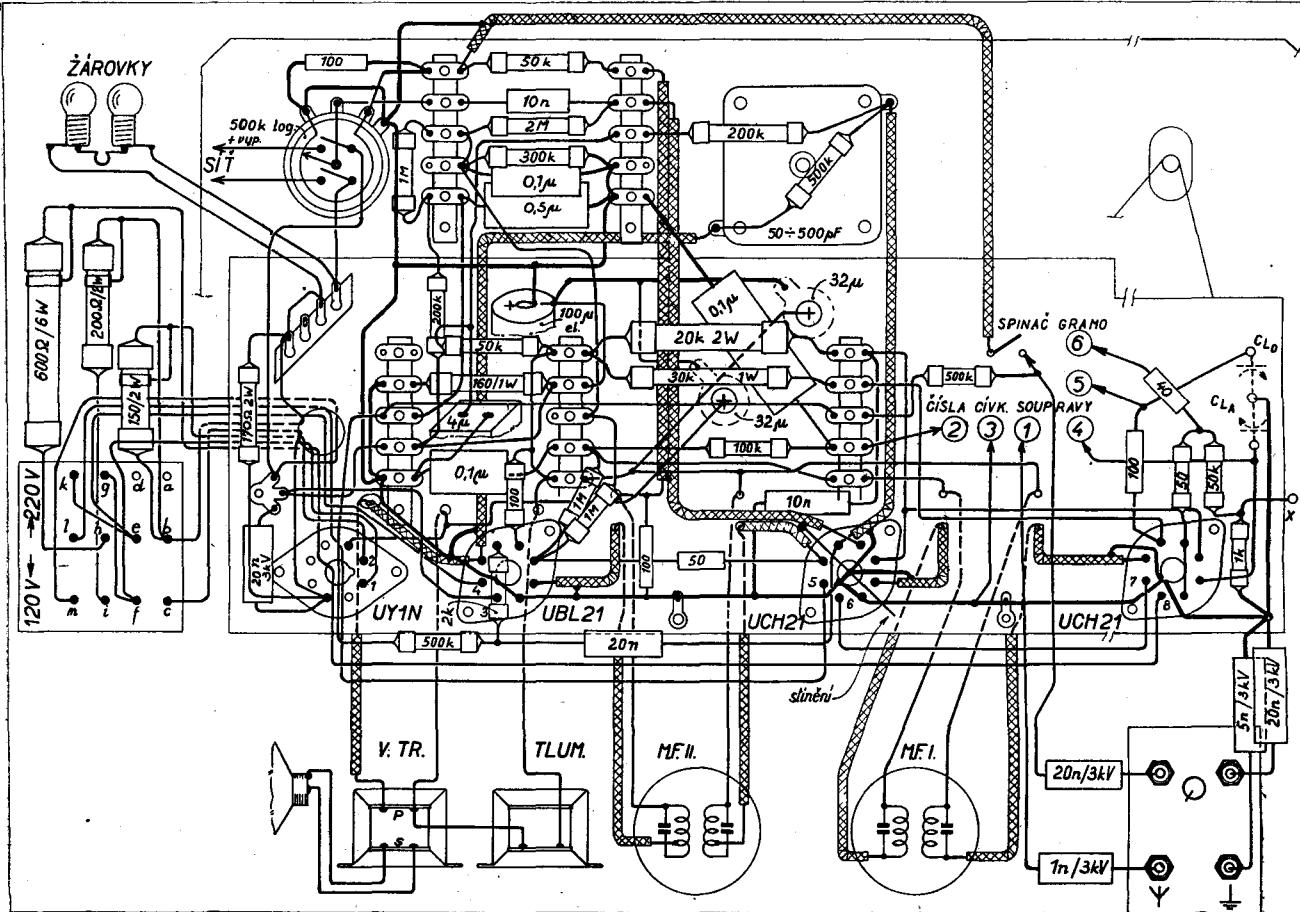Pohled na vnitřek přijimače ukazuje rozložení součástek a úpravy. Vysoký elektrolytický kondensátor byl původně označen $50 + 15 \mu\text{F}$, jeho kapacita však časem klesla na $25 \mu\text{F}$.



že jsme zapojili emodu první hexody UCH 21 takovým silným stíněným drátem (původním v soupravě) k prvnímu mf transformátoru, a při sladování jsme nemohli dosáhnout resonance ani při zcela vytvořeném jádru příslušného mf transformátoru. Pomohli jsme tomu odvinutím pěti závitů z mf cívky; přebytek drátu prostě smažkem v kuličku a zakápneme voskem.

Při spojování dbejme zásad již často opakovaných v tomto časopise: Nejen účelnost, ale i důkladnost a úhlednost. Nejdříve položíme žhavicí vedení a připojíme přepinač sítového napětí. Následuje zapojení napájecí části, konc. stupně, demodulace a 1. nf stupně, dále mf stupně, směšovače, ladícího kondensátora a cívkové soupravy. Soupravu vestavujeme až nakonec, abychom ji nepoškodili. Patříme ovšem při kladení spojů, aby byly vedeny těsně při základní desce a neprerekázely cívkové soupravy.

Zkoušení. Po kontrole spojování podle schématu odpojíme vývod od kathody UY1N, abychom vyloučili z činnosti napájecí části, a nastavíme žhavicí obvod. Pracujeme-li na síti 120 V, máme dvě paralelní větve, z nichž každou má za několik minut po vyžádání protékat 0,1 A. Na místo osvětlovacích žárovek v rádiometru, s jehož pomocí nařídíme správnou velikost předřadních odporů 600 Ω/6 W, 200 Ω/2 W a 150 Ω/2 W, tak, aby každou větví procházel proud 0,1 A. Stejně při 220 V. Pak připojíme opět kathodu usměrňovací elektronky a pracovali-li jsme poctivě a s dobrými sou-

Zapojovací plánek. Oříšek pův. výkresu ve skutečné velikosti spolu se schématem ve zvětšeném měřítku (formát A 2) lze koupit v redakci za 16 Kčs (+ 2 Kčs na výlohy), současně s výkresem kostry a skříně za 30 Kčs (+ 2 Kčs).

částkami, měl by již přijimač ukázat známky života.

Při vytvořeném řidiči hlasitosti na maximum přesvědčíme se dotykem svitkovým kondensátorem asi 10 nF, drženým druhým přívodem v ruce (pozor, všechny vodivé součásti universálních přijímačů nesou napětí!), o správnou funkci nf části; hlasitě bručení ukáže souhlas. Pak je možno vyzkoušet přenosku. Novější cívková souprava, které jsme též použili, má jako čtvrtou polohu přepinače připojení přenosky.

Otočením vlnového přepinače přejdeme na rozhlas; pravděpodobně se nám podaří zachytit hned několik vysílačů na krátkovlnném rozsahu a snad aspoň místní stanici středovlnnou. Další postup sladování je většině čtenářů znám a byl podrobně popsán ve třetím čísle RA 1947, na něž zde odkazujeme.

Napětí na elektrodách elektronek, uvedená ve schématu, překontrolujeme vhodným voltmetrem. Předpěti koncového stupně měříme voltmetrem o vlastním odporu asi 20 kΩ.

Výkon přijimače uspokojí nejen počtem záchycených vysílačů, ale i poměrně znač-

nou citlivostí, takže za nezcela nepříznivých antemních poměrů vystačíme i s malou náhrázkovou antenou (drátová matrace v posteli, pokojová antena atd.). Také přednes je dobrý. Negativní zpětná vazba a tónová clona účinně přispívají k příjemnosti přednesu.

Na 120V síti je hlasitost dostatečná pro běžný domácí poslech; na síti 220 V je výkon mnohem větší, a komu by se zdál přednes zbytečně silný, může jej omezit zvětšením odporu, vytvářejícího negativní předpěti, ze 160 až na 220 Ω, čímž se poté omezí anodový proud koncové elektronky. hv

Seznam součástek

Odpory uhlíkové: 50 Ω, 1 kΩ, 2 kΩ, 2 × 50 kΩ, 100 kΩ, 200 kΩ, 300 kΩ, 3 × 500 kΩ, 3 × 1 MΩ, 2 MΩ, vesměs 0,25 W; 50 kΩ/0,5 W, 200 kΩ/0,5 W, 30 kΩ/1 W, 20 kΩ/2 W.

Odpory drátové: 160 Ω/1 W, 170 Ω/2 W, pevné, 600 Ω/6 W, 200 Ω/2 W, 150 Ω/2 W, nastavitelné.


Kondensátory keramické: 40 pF, 50 pF, 3 × 100 pF, vesměs nejmenší tvar.

Kondensátory svitkové, případně MF: 2 × 10 nF, 20 nF, 3 × 0,1 μF, 0,5 μF, 4 μF; 1 nF, 5 nF, 2 × 20 nF, vesměs bezpečnostní (3 kV zkouš.).

Kondensátory elektrolytické: 2 × 32 μF/320–385 V, 100 μF/12 až 15 V.

Pohled pod základní desku.
Povinněte si páska s očky, nesoucími odpory a kondenzátory, a stínícího plechu na objímce druhé

UCH 21.

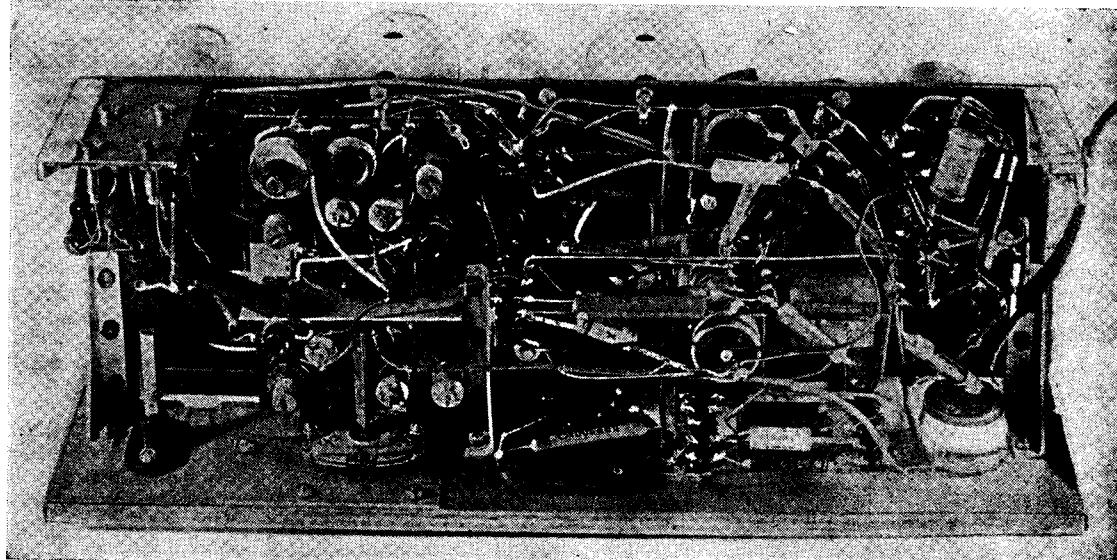

Poznámka k cívkové soupravě

Cívková souprava Efona, použitá v návodech na předchozí superhet a také v loňském čísle 3, je vitálným příspěvkem na trhu součástek pro domácí konstruktéry rozhlasových přístrojů: je poměrně prostá, účelně navržená, jádra jejich cívek mají dostatečnou možnost doladění, všecky rozsahy (nebo ašpoň hlavní u novějších verzorů) mají doladovač kondenzátorky. Vypozorovali jsme však několik závad, na něž chceme upozornit použivatele a v dobré vůli i výrobce, jehož zboží může podstatně získat, bude-li důsledněji než zatím dohlédnuto na několik věcí.

Ze tří verzorů, které jsme zpracovávali, měl nejstarší podstatné chyby v zapojení, zatím co oba další byly zapojeny bez vad a po spuštění přístroje s nimi pracovaly, třeba nebyly vyváženy. Zejména však měl každý vzor podstatně jiné zapojení (vstup a oscilátor), které se neshodovalo s popisem v příručním letáčku. To by konečně tolik nevadilo, dokud má souprava stejně připojované vývody. Ty však trpí značnou rozmanitostí; jednak se tu střídají očka s vývody drátovými, za druhé barvy špaget nebo kablíků nesouhlasí. To může prostřího používatele vyplnit, a co je horší, svůj díl pak dostane autor návodu i prodávající obchodník, protože prudká cena není tak malá, aby se postižený smířil s neúspěchem. V mf odladovači jednoho našeho vzorku chybělo do-


laďovací jádro. (Viděli jsme však vzorek, kde chyběl celý mf odladovač.) Tenké stíněné vývody mf transformátorů měly u posledního vzoru kapacitu tak značnou, že po uzemnění stínicích pláštů sesunuly nastavitelný mf kmitočet téměř mimo obvykle používané hodnoty, a bylo nutno odvinout z mf vinutí 5 závitů, abychom se dostali na 455 kc. Víklová jádra vyžadují namazání nebo utěsnění přízí.

Hodnoty padingu 500 a 150 pF jsou nápadně okrouhlé, a jestliže vskutku byly takto stanoveny, pak je nutno uvádět přesně hodnotu mf kmitočtu, při němž platí, a dále při doporučovaném kondenzátoru ladícím i přesně meze rozsahu. V prospektu je sice udáno 200–600 m, 750–2000 m, nechce se však věřit, že tyto hodnoty jsou méně jako přesné meze rozsahu. Místo toho by tu měly být uvedeny v kilocyklech také body, při nichž je účelně vyrovnavat souběh. Není nutno pokládat všecky radioamatéry za tak primativní, že by si s takovými údaji nevěděli rady. P.

Úsporné zapojení


SELENOVÝCH USMĚRŇOVAČŮ

O. HORNA

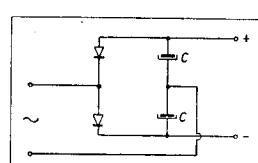

Podle theoretické úvahy v obsažných

článcích o selenových usměrňovačích, které vyšly v loňském ročníku t. l., by se zdálo, že pro suché usměrňovače je nejvhodnější tak zv. Graetzovo zapojení. Největší výrobce suchých usměrňovačů v Anglii, firma Westinghouse Brake & Signal Co. Ltd., doporučuje však pro své selenové usměrňovače jiné zapojení, známé v literatuře pod jménem Dellonův zdvojovovač (viz schema). Zapojení je při anglických cenách usměrňovačů, transformátorů, elektrolytických kondenzátorů a elektrického proudu nejhospodárnějším zdrojem ss napětí pro radiové přístroje (výroby firmy Westinghouse budou platit asi rovněž u nás, protože ceny jmenovaných součástí elektrického proudu jsou v Anglii přibližně stejné, jako u nás). Hospodárnost zapojení nejlépe vysvítne

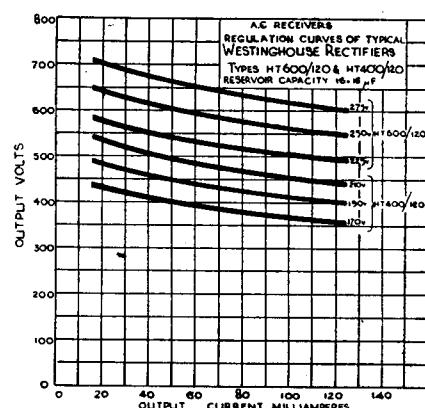

z následujícího příkladu: Při použití usměrňovače typu 14 A 118 a dvou elektrolytických kondenzátorů 16 μ F/450 V dostaneme z jednoduchého střídavého zdroje 275 V/0,4 A (na př. vinutí transformátoru) na výstupu 600 V ss při odběru 120 mA. Celková účinnost tohoto zapojení se podle údajů výrobce pohybuje kolem 70 % a regulační křivky napětí jsou, dík malému vnitřnímu odporu usměrňovače a střídavého zdroje, dimenzovaného na větší proud, lepší než u běžných dvojcestných vakuových usměrňovačů s kondenzátorovým vstupem (viz obrázek). — (Westinghouse Rectifier Data Sheet No. 49.) O. Horna, Londýn

Přípustná ztráta potenciometru

Z prospektu fy Ohmite se dovidíme věc ostatně zjevnou, že je-li celý potenciometr vyměřen na jistý výkon, který označme 100 %, lze jej zatížit při vytocení na poloviční odpór u lin. potenciometru výkonem nikoli jen 50 %, nýbrž 88 %, při vytocení na čtvrtinu výkonem 58 %. To plyne z okolnosti, že i při částečném zařazení odporné dráhy přispívá k chlazení celý objem potenciometru. — Zato je nutno pamatovat, že největší přípustné napětí na potenciometrech běžného provedení nesmí přestoupit napětí řady několika set voltů, i kdyby hodnota odporu a jeho přípustná ztráta dovolovaly mnohem více. Přílišné napětí by totiž způsobilo drobné přeskočky mezi odpovídajícími zrny, tím zmenšení odporu a po případě zkrat. Totéž omezí platí i pro pevné odpory.

Kondensátory otocné: 2 × 500 pF duál Iron se stupnicí P 2; 500 pF pert.

Reproduktoř 20 cm s výst. transformátorem 3000 Ω (vyhoví i 7000 Ω), síťová tlumivka 5 H/70 mA.


Potenciometr 500 k Ω logaritm. se sít spináčem, pokud lze dvoupolovým.

Cívková souprava Efona s dvěma mf transformátory.

Přepinač síť. nap. se čtyřmi lamelami podle popisu v textu; 2 žárovičky 6,3 V, 0,3 A, s objímkami.

Elektronky 2 × UCH 21, UBL 21, UY 1 N, Tesla, s příslušnými objímkami.

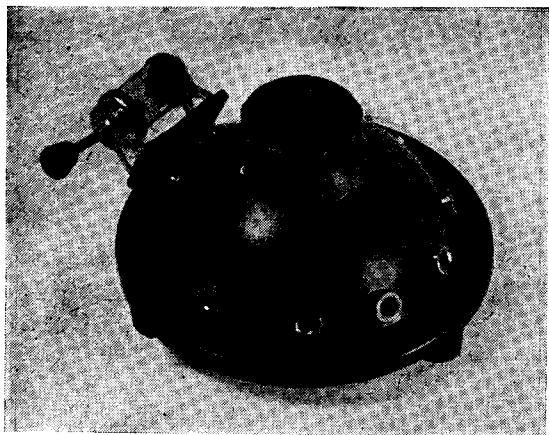S křížka a kostra podle výkresu a popisu v textu, drobný montážní a spojovací materiál, 4 šroubovací zdířky.



I.

KRYSTALKA

bez samočinného vyrovnaní úniku

V půlkulové podstropní růžici z bakelitu je vestavěna malá, ale výkonná krystalka. Ladící knoflík s vyvýšeným okrajem úhledně přilehne ke kulovému povrchu. Dole schema zapojení krystalky.

protože to bývala součástka nad jiné rozšířená, dodnes se vyskytuje v nejednom exempláři v domácí veteši. Nákupní cena bude v takových případech jistě převálečně nízká, ne-li nulová. V některých obchodech se však vyskytuje i sluchátka nová, dílem z vojenského výprodeje, která jsou také dobře použitelná. Důležité je, aby jejich odpor nebyl menší než 2000 ohmů; běžná hodnota je 4000 ohmů. — Je-li nutno u starších sluchátek vyměnit šňůru, dlouhým používáním přelámanou, pak je buď zapotřebí pracovat s patřičnou dávkou vrozeného talentu a opatrne, nebo svrátit opravu odbornému závodu. Tři malé gumové nožky s příslušnými šroubkami, kousek tuhé, nejlépe elektrikářské lepenky či prespanu, banánkové zástrčky ke sluchátkům, antén a uzemnění jsou už poslední z potřebných věcí.


Bakelitová roseta má na hoře svorku pro šňůru svítidla, kterou odšroubujeme a závit odřízneme. Asi 6 mm od okraje polokulovité plochy vyrýsueme osu otvoru pro zdírky, vyneseme je s pomocí podložené papírové předlohy do správných míst a dírky provrtáme, nejprve vrtáčkem asi 3 mm silným (nejlépe spirálový, na kov) a poté 6 mm. Aby zdírky pro detektor nesměřovaly paprskovitě, nýbrž byly souběžné, jak to detektor potřebuje, podložíme je zevnitř páskem pertinaxu sily asi 2 mm, na nějž zdírky sevřeme dvojicí matic. Ostatní zdírky, dvě pro antenu a uzemnění, čtyři pro sluchátka (připojovaná při dvou posluchačích za sebou) upevníme přímo na bakelit rosety. Utahujeme pozorně, aby křehký bakelit nepraskl, a kdo je dovedný a pečlivý, podloží je zevnitř podložkami z lepenky asi 1 mm silné, která usnadní utahování na křehký podklad. Protože se otočný kondenzátor nedá upevnit přímo do bakelitové polokoule, jejíž otvor na vrcholu je po odříznutí závitu svorky příliš veliký, upevníme jej na pásek zmíněné lepenky, kterou ostatně nahradí i lepenka obyčejná nebo celuloid, a dírkami na okraji upevníme tento podajný můstek pod dvě protilehlé zdírky. Když máme kondenzátor upevněn a zdíř-

Protože je tato doba plna nedorozumění, uvedme raději hned, že zmínka o samočinném vyrovnaní úniku v podtitulu tohoto návodu je méněna jako žert: žádná krystalka nemá podmínky pro tuto významnou přednost velkých aparáttů. Krystalka je přijimač bez elektronky a tedy bez zesílení, a všecko, co odevzdává do sluchátek, pochází z antény, to je z vysílače, který na ni právě posloucháme. Při vzdálostech desítek i set kilometrů mezi antenou vysílače a přijimače je ovšem takto získaná energie nepatrná, a jen citlivosti sluchátek děkujeme, že se vůbec projeví.

Popsaná krystalka je méněna jako cvičebný objekt pro radioamatéra, který tento list zná teprve nedlouho a jehož zkušenosť nejsou bohaté. Předností navržené konstrukce jest, že výsledkem práce je vzhledný malý přístrojek, který přednáší na sluchátku sice jen nejbližší vysílače, přece je však s to způsobit radost a přinést užitek lidem na sluchátkový poslech odkazaným. — Jinak však není tak nevýkonná a skromná, jako její rozměry: i při vysílání obou pražských stanic ozývála se na stupnici za dne Lipská stanice, ovšemže slabě a v interesantní kombinaci s pořadem českých vysílačů, ale přece. Podmínkou pro takový rekord je slušná věmkovní antena, alespoň v Praze, kde přijmové podmínky nejsou valné.


Snímek na vedlejší straně ukazuje součástky. Skřínnku tvoří půlkulová stropní růžice z bakelitu, pro visací svítidla, kterou lze koupit v elektrotechnických obchodech za 12 Kčs. K tomu potřebujeme jako členy ladícího obvodu *odlaďovací cínu* Palafer číslo objednací 6324, jejíž cena je 22,90 Kčs, a dále malý ladící kondenzátor s pevným dielektrikem, cena okolo 25 Kčs. Nejvhodnější je takový, který má jako isolant mezi pevnými a otočnými destičkami bílou, celuloidu podobnou hmotu *trolitul*. Na neštěstí není tu možno poukázat na běžný výrobek, a leckterý zájemce bude muset volit kondenzátor s isolací z bakelitovaného papíru, jinak zvaného *pertinax*, při čemž mu patrně bude dánnoajevo, aby byl rád, že takový kondenzátor v potřebných malých rozměrech vůbec dostane. Výsledek s ním je poněkud horší, většinou však přijatelný.

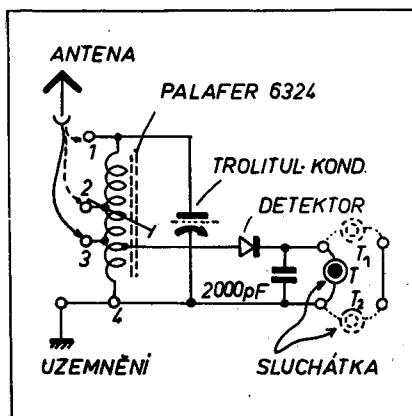Další významnou součástkou je krystalový detektor, jehož ukázka na snímku je zase na šesté běžná a nepříliš dražá (asi 30 Kčs), byť podobnost s důkladnými výrobky předválečnými je tak říkající čistě náhodná. Výpočet materiálu ukon-



čuje pevný kondenzátor o kapacitě 1000 až 2000 pikofaradů, který v obrázkovém přehledu součástek chybí. Je to běžná součástka, zobrazená ostatně na pohledu „pod kostru“ v podobě černé nebo jinak zbarvené trubičky s dvěma drátovými vývody; dále osm spájecích zdírek, nejlépe šroubovacích (k nimž, mimochodem, z důvodu mimo lidskou chápavost výrobci stále ještě přidávají dvě matičky, ač snad nikdo drát nesváří mezi matice, maje pro něj přichystanou spájecí špičku), knoflík za 2–6 Kčs podle vlastnosti, asi metr spojovacího drátu, kousek spájecího kovu (drát „baratum“ se snad podáří koupit, množství asi na pět krystalek stojí 4,50 Kčs), a hlavně sluchátka.

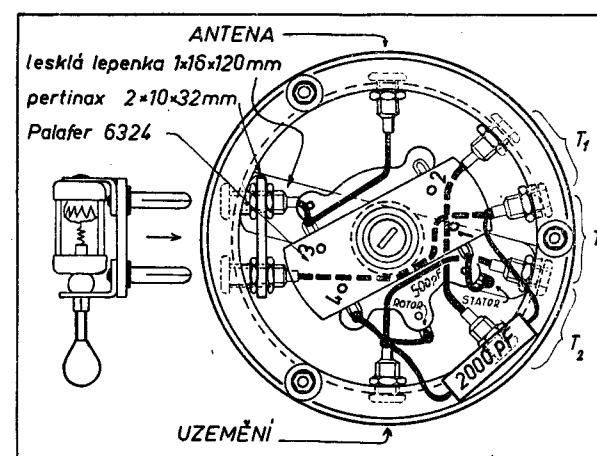Většina zájemců je jistě začne opatřovat poptávkou ve známých rodinách, ne-



Spojovací plánek a obraz montáže. Otisk původního výkresu spolu se schematem lze koupit v redakci t. l. za 6 Kčs, s „pohlednicí“ 10 Kčs.

ky přišroubovány, začneme spojovat kousky isolovaného spojovacího drátu. Nejlépe se pracuje, když zdířky před upevněním do růžice skelným papírem očistíme na spájecí špičce, protože po niklování bývají mastné, a protože jsou objemné, nedají se při běžném spájení prohřát tak, aby nečistotu odstranil čisticí prostředek spájecího drátu. Neškodi proto, ocinujeme-li spájecí konce předem, dokud jsou ještě zdířky venku.



Zapojujeme podle schématu a spojovacího plánu, a dbáme, aby pájka dobře zatekla, spojila se se spájenými místy, a nevytvorila jen škraloupovité kakánky, které i malé zatažení za spoj odtrhne a zanechává pod sebou povrch zřejmě nedotčený. Proto je důležité, aby pajedlo mělo dostatečnou teplotu a pájka po chvílikovém přiložení tekla jako voda, lnoucí ke kovu spájených míst i drátu. Malá pajedla, dnes dosti oblibená, leckdy nestačí prohřát masivní šroubovací zdířky, proto je vhodné předběžné ocínování a poté dosti dlouhé přidržení pajedla.

Krystalku vyzkoušíme takto: Přívody sluchátek a detektor zasuneme do příslušných zdírek, přívod od uzemnění i antény zapojíme rovněž, sluchátká si nasadíme na uši, hrotem detektoru se zlehka dotkneme krystalu a pak hledáme stanici otáčením knoflíku na hřidle kondensátoru. Když ji naslechneme, pokusíme se zlepšit poslech vyhledáním citlivějšího místa na detektoru, při čemž záleží také na tlaku, s nímž drátek na krystal doléhá. Shledáte-li, že nastavení tlaku je obtížné, neropakujte se nahradit použitý drátek v detektoru kouskem měděného drátu sily 0,1 mm. Není pak zapotřebí stáčet jej ve spirálu, postačí jediný obrouk, a drát je natolik poddajný, že tlaku na dotyk přibývá pozvolna a snadno se nastaví.

Přívod od antenové zdířky k cívce je možno připojit na vývod cívky 3, odkud je také vyveden přes detektor obvod sluchátek. To je poloha pro nejlepší antenu, kdy ladicí obvod krystalky nejlépe odlaďuje (je nejselktivnější), ale má nejmenší citlivost. Pro pokojovou nebo ná-

Snímek hlavních součástí: vlevo knoflík (jiný než později použitý), ladící kondensátor s pevným dielektritem, uprostřed bakelitová roseta a detektor, vpravo šroubovací zdířky spájecí a odláďovačí cívka Palařer 6324.

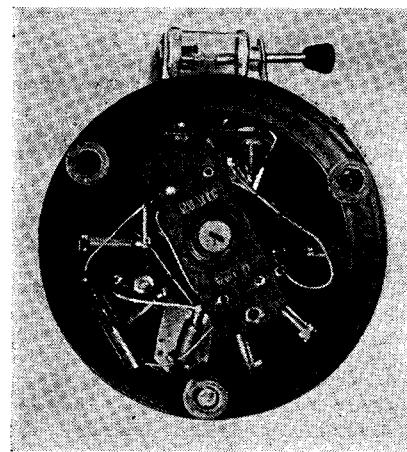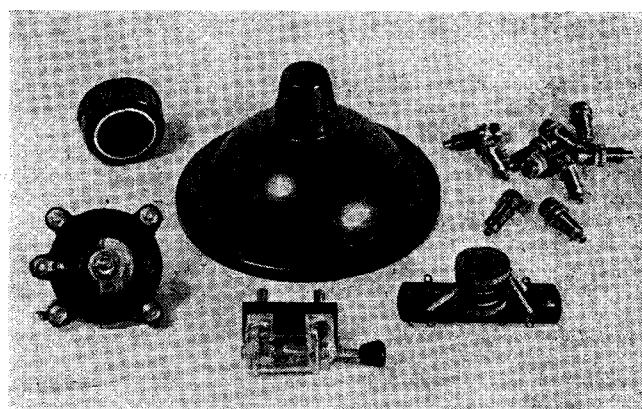Využití prostoru v dutině rosety. Tři malé gumové nožky zvětšují stabilitu a zvyšují montážní prostor.




vlnou, který chceme a můžeme přijímat, a pak šroubujeme jádrom v cívce 6324 tak, až ji máme naladěnu při kondensátoru téměř otočeném doprava. Pak dostaneme vysílače s vlnou poměrně krátkou, na př. 250 m, při kondensátoru téměř, ale ne úplně otevřeném, t. j. vytočeném doleva. Kdybychom toto neprovedli, mohlo by se stát, že by třeba Praha nebo Plzeň hrály při kondensátoru ne zcela uzavřeném, ale na Mělník by už nebylo místa.

Tím ukončíme toto poučování o věcech základních a připomeneme ještě, že majitel rozhlasové koncese na běžný přijímač nemusí mít pro krystalku koncesi další s dalším poplatkem, pokud krystalka používá člen rodiny v též bytě, třeba současně s jiným přijímačem. Kdo ještě koncesi nemá, musí si ji opatřit u svého poštovního úřadu i pro tento prostý přijímač. V neprůlís veliké vzdálenosti od vysílače postačí místo antény spojení s drátkou v posteli, se strunovým rámem klavíru nebo s jiným větším kovovým předmětem, pokud lze isolovaným. Uzemnění hledáme mít dobré, t. j. spojení s vodovodním potrubím, okapem, bleskosvodem, sporákiem, železným zábradlím atd. To je uzemnění jen pro příjem. Jde-li o to, abychom uzemněním chránili venkovní antenu před úderem blesku, musí být dokonalejší než některá z vymenovaných; hodí se tu vodovod, k němuž vede spoj drátem asi 2 mm silným, bleskosvodní vedení nebo skutečné uzemnění, a ovšem antena bude opatřena zemnicím spináčem. O těchto věcech je možno se podrobněji informovat v knize Praktická škola radiotechniky (Orbis, 1947, cena 85 Kčs).

P. S. V následujících číslech popíšeme další úpravy krystalek. Plníme tak mnohé žádosti došlé v posledních dobách, přestože jsme věřili, že je toto thema dřívějšími návody vyčerpáno do poslední krátké. Doufáme, že zájemci budou spokojeni a pokročili čtenáři nebudou příliš nespokojeni.

Stabilní odpory

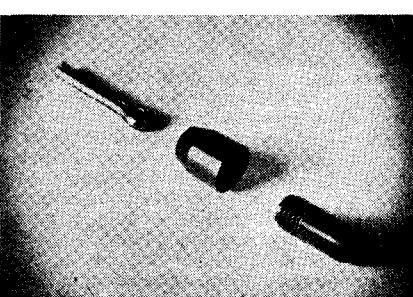Televise a jiné speciální obory vyžadují dokonalejší odpory než jsou běžné výrobky. Dubilier vyrábí odpory se zaručenou stálostí časovou, malým teplotním a napěťovým součinitelem, nepatrnným šumem. Tyto odpory jsou značeny jako druh R a vynikajících vlastností je dosaženo speciální výrobou.



DOKONALÝ BANÁNEK

Tři součásti, které vidíte na snímku, totiž závlačka z pružného mosazného drátu s polokruhovým průřezem a dvě části z bakelitu, tvoří banánek, který mnohonásobně předstihuje všecky dosavadní vzory. Do oka závlačky se nasunе a začít holý konec přívodu, závlačka západně do spodní bakelitové části držadla banánu, a horní část, pro niž je ve spodní závit, sevře závlačku i s přívodem. — Takový banánek jsme už před lety nalezli jako příslušenství amerického (nebo anglického?) přijímače, a jeho důmyslně jednoduché úpravě jsme se upřímně povídovali. Vzorek na snímku byl zakoupen v pražském obchodě, můžeme se tedy těšit, že nahradí ostatní opravdu nevalné druhy. Připomeňme jejich vady. Konstrukce s plíškou na zasouvacím dotyku je zbytečně složitá, střední točený sloupek se snadno ulomí, plíšky se rovněž až příliš ochotně vzdaluji s mísou určenou. Banánky bez plíšek, vysoušené z mosazi a na konci zástrčky proříznuté, zase málo pruží, a když se odvážíte roztáhnout nožky, pak jdou do zdírek příliš ztuha, nebo se při tom proříznuté části křehkého sou-

struženého dílu ulomí. Upevnění přívodu šroubkem sotva 2 mm silným je zřídka dokonale, šroubek má mělký závit, který se snadno strhne, a šroubek nedrží, nebo se jen časem uvolní a ztratí. — Nová úprava, kterou výrobce kopiroval pokud lze soudit dokonale (pokládáme to za zásluhu nesporně větší než kdyby byl vyvinut nový vzor s vadami dosavadních), má kovovou část jednoduchou, z pevného taženého profilu; a také upevňování přívodu pro radiotechnické účely vyhovuje a dá se provést rukou, bez nástrojů. mš

NEDOKONALÉ A PŘECE JEDINEČNÉ

Před několika měsíci nalezli čtenáři na těchto stránkách vzpomínky na počátky gramofonu a doveděli se, jak proti cítelům gramofonové desky stáli vásníví odpůrci. Není zapotřebí ujišťovat, že v kulturních vrstvách měli tentokrát zřetelnou převahu ti, kdo pochybovali o účelnosti právě vynalezené „hifičky“ a neprorokovali jí velkou budoucnost. Tím větší zásluha náleží těm, kdož pochopili při vši nedokonalosti první zápisové reprodukce její význam a kdož se namáhali rozšířit vynález i tím, že před nahrávací trachytí se pokoušeli — často ovšem marně — přivést významné činitele nebo umělce své doby. Prvenství v tomto směru si vydaly Angličané. Jejich zásluhou se zachoval dnešku kulturní archiv, o kterém se chceme letmo zmínit.

Možnosti akustického zápisu byly před čtyřiceti, paděstí lety neobyčejně omezené, ale štaastnou shodou okolnosti přece vcelku stačily na mluvici nebo zpívající hlas a velmi nedokonale i na některé orchestrální nástroje. Sláva gramofonu počala v ten den, když gramofonovým společenstvem, mezi nimiž tehdy vedle pozdější His Master's Voice, se podařilo zpopulárovat několik velkých jmen, jakmile gramofonová deska měla svou „primadonu“, svého hrdinnoho a lyrického tenora, barytonistu oblibený bas.

Je zajímavé, že touto primadonou pro celý svět se tehdy stala slovanská umělkyně, nezapomenutelná sopranistka Mariinského divadla v Petrohradě, Marie Michajlová, jejíž nádherný hlas vzácné čistoty a jedinečné slovanské něhy roznesla gramofonová deska do celého světa. Její „Ave Maria“ s Ukolébavou z Godardova „Jocelyna“ (HMV E11), její interpretace Schubertových písni ve zvonivé ruštině, její lyrické podání národního popěvku — dodnes to z těch starých desek nevyvánu. Ale vedle Michajlové uchvacovala na prvních gramofonových deskách, pořizovaných v prvním desetiletí našeho proměnného věku, i geniální Adelina Patti, jejíž kostýmy divadelní museum milánské Scaly uchovávalo a snad dnes uchovává jako drahocenné reliktie. Padesát let byla „královna zpěvu“, před kterou se všechno sklánělo, a její Mozart, jak se o tom dodnes můžete přesvědčit, není překonán, i když Elisabeth Schumannová právě v jeho reprodukci se své velké předchůdkyni dovedla snad nejvíce přiblížit. V tomto, dnes již historickém seznamu, byly však brzy i jiné zpěvačky, jejichž sláva šla celým světem: známá Australanka Nellie Melba se svým sladkým hlasem krásného lyrického zbarvení, fenomenální koloraturka Luisa Tetrazzini, která později přišla při finančním krachu v Americe o celé obrovské jmění a byla nucena ve stáří se produkovat s troskami svého hlasu po cirkusech, dramaticky strhující Selma Kurzová, německá soupeřka Luisy Tetrazzini Frieda Hempelová, a konečně naše Ema Destinnová, jež, na rozdíl od ostatních, dovedla vedle koloraturní dóny Anny v Mozartově Don Juanu a Leonoru v Troubadouru, zpívat stejně nezapomenutelně i Alžběty, Elsy a Milady, tedy partie docela jiného zaměření. V tomto historickém archivu ovšem nalezneme i slavné mezzosopraništky a altistky. Po-

ukážeme tu za mnohé jiné jen na dvě z nich: na Emu Calvéovou, narozenou v Madridě, která prosila jako nejlepší Carmen své doby, a na Angličanku Claru Butt, jejíž hluboký alt byl nazván „zlatým hlasem století“ a jejíž přednes čtyř Dvořákových Biblických písni, nahraný kdysi v jednom londýnském chrámu, se nám s desek Columbie (X 335-336) trvale vepsal do srdce.

Mužské hlasy v tomto historickém seznamu starých desek jsou zastoupeny stejně okázale. Snad ještě dnes v některých starších gramofonových obchodech by se našla velká reprodukce známé fotografie, kterou pod názvem „tři nejslavnější“ dala do světa rozšířit His Master's Voice: tenorista Caruso, barytonista Tita Ruffo a basista Fedor Šaljapin. Vedle těchto „nejslavnějších“ byly však stejně slavné, ba snad ještě slavnější, neboť pěvecké umění M. Battistinio je asi doposud vrcholným zachycením italského bel canta. Slyšeli jsme kdysi tohoto barytonisty, který se nikdy neodvážil přeplout oceán a zůstával jenom v Evropě, zpívat dvakrát v pražské Lucerně, když mu již bylo hodně přes sedmdesát, a neslyšeli jsme v Praze od těch dob žádného barytonisty, který by dovezdil tak ovládat svůj hlas, jako to dovezdil on. Šaljapin ho nadarmo nazýval jedinečným a nedostížným mistrem pěveckého umění.

Ale i tenoristů je celá řada a mezi nimi i legendární Francesco Tamagno, obr postavou v hlasem, pro kterého Verdi psal svého Othella. Dvě léta před svou smrtí, roku 1903, když mu bylo dvaapadesát let, zazpíval na desky svého mouření a Man-

ricovou strettu z Troubadoura vedle jiných arií, aby nás názorně poučil, komu a čemu se říkalo za jeho časů hrdinný tenor. René Clair kdysi natočil rozkošný film „Milion“ a vsunul do něho humornou scénu: do krámu pařížského starožitníka přijde tenorista a dá se tam do zpěvu, až se všechny antiky počnou třást. Nakonec při vydrženém tenoristově vysokém „c“ se rozhoupat křišťálový lustr a náhle spadne se stropu. Bylo tehdy mnoho smíchu v našich kinech. Plně tomuto vtipu rozuměli ovšem jenom Pařížané, kde ještě doznívala z minulých desetiletí sláva Francesca Tamagna: když hřímal svým plnovučným orgánem svoje výšky, zachvíval se prý ve Velké opeře nástropní lustr. Zachvívám se při přehrávání jeho desek i já: jednak je nelze dosti dobré vyladit, protože pravidelnost našich motorů činí původní jejich svévolně hopsavý chod „nepravidelný“, jednak jde opravdu o hlas takové elementární síly, že dříve jsem mívá strach, aby se nerozrypal celý gramofon, a dnes mívám dojem, že Tamagnovo hrdinské „c“ mi odpraví hned několik lamp najednou.

A tak častěji než po Tamagnovi sahám ve svém archivu po deskách *Leonida Sobanova*, onoho skvělého lyrického tenora, jehož umění má svou techniku, svoje slohové citění a nevýslovné osobní kouzlo. At zpívá Čajkovského nebo Moniuszka, Dargomyžského nebo Rimského-Korsakova, Donizettiego, Bizeta či Wagnera, je to vždycky mistr zpěvu a přímo výtvarné tvůrčnosti.

Historický katalog památných desek se však v hudbě neomezuje jen na zpěváky. Zachoval nám i slavné instrumentalisty, houslisty Elmára, Kreislera a našeho Kubelíka, ba dokonce i Pabla de Sarasate,

O nové přenosce

Náš článek v posledních dvou číslech Radioamatéra, věnovaný potížím milovníků desek při jejich přehrávání, vzbudil mezi našimi čtenáři, jak vidíme z došlé korespondence, živou pozornost. Soudíme tedy, že široký kruh cítilců gramofonové reprodukce mohou zajímat i zkušenosti, které písatel udělal právě v těchto dnech s novou elektrodynamickou přenoskou, jež se v letošním roce objevila na českém gramofonovém trhu.

Vyzkoušel jsem za dlouhá léta všechny typy přenosek a mám při přehrávání desek s nimi dostatečně dlouhé zkušenosti: Naslouchal jsem po léta původním jednoduchým akustickým zvukovkám, a to se slídovou membránou, s kovovou membránou, poznal jsem i vějířovou zvukovku z preparovaného papíru a zkoušel jsem, ale nikdy na svých deskách nepoužil i první přenosky elektromagnetické, jež dív neprovořaly desku skrz naskrz. Měl jsem první dovezenou piezoelektrickou krytalovou přenosku Astatic a násazoval jsem do ní všechné druhy jehel. Hral jsem nakonec safirovou přenoskou Telefunken 1001 a mohl bych napsat obsáhlé pojednání o tom, jak která deska zněla pod doteky téhoto zvukovků, a jak vedle radostného poslechu mi leckdy působila i muka, protože dostatečně neodpovídala ani více méně tušenému zápisu, ani přestávce, kterou jsem si uchoval ze živého přednesu skladby.

Až nyní přišlo radostné překvapení. Po dokonalém americkém a později německém výrobku, jež byly svého času označo-

vány za nejlepší standardní výkony svého oboru, přišla mi nyní do ruky práce českého konstruktéra a české firmy. Nehodlám se rozpisovat o tom, jak má být moderní přenoska zkonstruována. Technicky tomu pramálo rozumím a ostatně o konstrukci dobré přenosky i o vadách dřívějších typů se podrobně rozespal odborník Ing. Jaroslav Řepa v minulém ročníku Radioamatéra (str. 146-49 a 178-80). Jen to poznámená, že konstruktér nové přenosky dovezl nových poznatků skutečně využit a spolu s výrobcem navrhovaná zlepšení také realizovat.

Začneme tedy tím vnitřním a přece nikoli podrádným. Přenoska má účelný, elegantní tvar, její tlak na hrot, který čini maximálně 45 gramů, si můžete na nastavené stupnice pronikavě odlehčit, a s přenoskou můžete manipulovat bez obav, že byste poškodili její safirový hrot. Je totiž zasazeno v dostatečně hluboké vlivici, takže při čištění desky se nemusíte obávat, že vám vypadne a vypadne. Hrot přenosky reaguje na vodorovný pohyb, je však poddajný v potřebných mezích i ve svém směru; ježto svým vypočteným umístěním daleko lépe zapadá do drážek a má možnost vertikálního pohybu, může dokonale „vybrat z hloubi“ desky všechno, co je na ní rydlem vepsáno.

Novala elektrodynamická přenoska má především pozoruhodný dynamický rozsah čili reprodukuje od pianissima až do fortissima, při čemž záleží na sluši posluchače, aby si hlasitost přizpůsobil rozdílem místnosti a své zálibě. Přitom ani při pianissimu ani fortissimu nevrniká skreslování a výsledný tón zůstává při-

klavíristy Pachmanna a Paderevského a z dirigentů na příklad Arthura Nikische, a to hned v několika skladbách, mezi nimi v celé Beethovenově Páté symfonii. Máme zachovánu i klavírní hru dvou velkých hudebních tvůrců: Edwarda Griega a Camilla Saint-Saëns. Griegova deska, na které skladatel hraje svoje „Jaro“, je kombinována s jinou reprodukční památkou, neboť na opačné straně této desky (HMV D 803) starý mistr Josef Joachim, učitel celé houslové generace a důvěrny přítel Brahmsův, hraje jeden z Uheršských tanců svého přítele. Saint-Saëns přistoupil k nahrávání rovněž až v posledních letech svého života již jako patriarcha francouzské hudby, a byl by se malem dožil elektrického nahrávání desek.

V Anglii však pamatovali i na jiné slavné lidi svého věku. Je mezi nimi Lev Nikolajevič Tolstoj, jak čte anglicky jednu ze svých prací, cestovatel Robert Edwin Peary mluví o svém objevení severní točny, Ernest Shackleton, účastník prvej Scottovy výpravy k jižnímu pólu, kdož objevitelský zápas o Antarktidu a Arthur Conan Doyle mluví o ilerárním zrození svého Sherlocka Holmesa. Řada činoherohň herců jest ovšem nepoměrně početnější. Je mezi nimi i Sarah Bernhardtová, jak recituje Racina a Rostanda, slavný norský herec Henrik Klausen, Alexander Moissi ve svém Hamletu a Faustu a proslulá anglická představitelka divčich postav v Shakespeareových hrách, Ellen Terry.

Gramofon si však ve svých začátcích dovezd povšimnut i jiného jeviště, na kterém měly být v tomto století sehrány opravdové tragedie, totiž politického života. Na akustických deskách máme zachovány hlasy těch, jejichž jména vešla

dávno do dějin: lorda Asquitha, jemuž připadla povinnost ohlásit roku 1914 vypovědění války Německu, Loyda George, jenž tuto válku jako ministerský předseda ukončil, a Winstona Churchilla, a to již v roce 1909 při jeho řeči o rozpočtu, kdy ještě nebylo tušení o tom, že za třicet let budou na deskách vycházet jeho projevy v celých seriích za okolnosti, jejichž fantastičnosti by se v první desítiletí našeho století byl střízlivý usuzovateli asi vysmál. V tomto historickém archivu nechybí ovšem ani hlasy několika amerických presidentů, mezi nimi Theodora Roosevelta, Williama Tafta, Woodrowa Wilsona a Warrena Hardinga. K témuž čelným representantům přistupují jiní mocní tohoto světa, poslanci, vojáci, kazatelé a dokonce i známá sufražetka Christabel Pankhurstová, která svou desku z roku 1909 o volebním právu pro ženy namluvila stejně kurážně, jako dovedla aranžovat pouliční demonstrace a přesvědčovat též o ženské emancipaci různé mužské nechápavce domluvami tak ráznými, že se pro násilnost dostala několikrát až do vězení. Však také svou desku pořídila několik hodin po propuštění z věznice.

Největšími zvláštnostmi v tomto archivu jsou však dvě zvukové kulisy naši doby, pořízené pod širým nebem na památku božích tvorů, obývajících tu to zemi. Jedná se deska z roku 1910, zachycující zpěv slavkovy desky, kterou dal po mnoha letech použit a vepsat do své partitury „Rímských piní“ Ottorino Respighi. Druhou je člověčí písnička, hukot děl a světlosti granátů, zachycené přímo na bitevní frontě dne 9. října 1918, když anglické dělostřelectvo pomáhalo svým postupujícím pěším oddílům dobýt francouzského města Lille. Netrvalo to ani

dvaadvacet let a město Lille si mohlo ozrejmít, jak velký krok kupředu udělala dělostřela a jaký rekordní skok zpět ti, kdo dali kdysi nahrát pro svoje potomky dramatický závěr prvej světové války jako výstražný příklad. Nás již dělostřela z roku 1918 u Lille neděsí. Zažili jsme větší hrůzy. Bude děsit toto prvé akustické zachycení války jednou aspoň naše potomky? Příli bychom jim ze srdce bázeň a zděšení, jež by vyplývaly z nevědomosti o válce. Kolika desítiletí klidného mifru by bylo třeba, aby taková rajská nevědomost vznikla? Toto uvažování ovšem nepatří do našeho článku. Odpověď na tyto otázky dají jednou jiné archivy, snad i rozmnožený archiv příšť, dnes ještě nenatočených gramofonových desek.

Václav Fiala

PRO VAŠI DISKOTÉKU

Je pravdou, co zveš bláhovým — Zpěv Ryši-Rákšity ze zpěvohry „Kunálový oči“ — Hudba: Otakar Ostrčil — Slova Karel Mašek (podle povídky J. Zeyera). — Zpívají Jaromíra Krášenová a Jaromír Svoboda, členové Opery 5. května — Hraje orchestr Opera 5. května — Dirigent Jindřich Bubeníček — Na rubu: Všechno zapomenuto — Dvojzpěv Anežky a Kučiny ze zpěvohry „Poupě“ — Hudba Otakar Ostrčil — Slova F. X. Svoboda — Zpívají Marie Budíková a Jan Konstantin, členové opery Národního divadla v Praze — Dirigent Rudolf Vašata — „ULTRAPHON“ Obj. čís. G 14 347.

Mnozí naši čtenáři znají původní Svoobodovu aktovku „Poupě“ o mladičké Anežce Klášové, kterou otec by si přál zasmoubit sousednímu statkáři Kučinovi a která tohoto staršího muže také nevědomky miluje, ale po chvíličce mladistvého poblouznění svým bratrancem při obvyklé návštěvě pozádá svého nápadníka, aby ji — nemiloval. Když vidí jeho smutek, objeví teprve sama v sobě svou hlubokou náklonnost k němu a vyzná se mu ze své lásky. Otakar Ostrčil na Svoobodovu slova napsal svou nejrozkošnější operu. Ačkoli je celá vybudována na důsledně domyšleném deklamáčním principu, zhudebňujíc jeviště prozú, všechno, i lidské hlasy, i nástroje v orchestru, v ní bez konce zpívá, jako by nám skladatel chtěl dokázat, jak je naše mateřstina zpěvná a krásná ve své zdánlivé prostotě. Na desce je zachycena scéna, následující po Kučinově bolestném loučení s Anežkou: chvíle, kdy dívka se duševně mění v ženu a přiznává se k poznání lásky. Obje party, větší Marie Budíkové a menší Jana Konstantina, jsou vzhorně vyslovovány a krásně zpívány, takže dávají dobrou představu o slohu této zpěvohry a mohou vzbudit touhu nejdřího posluchače poznat ji z celistvého provedení. Teprve ono může totiž přinést plnou rozkoš a není pochyby, že ten, kdo na jevišti „Poupě“ viděl a slyšel, bude se rád k této desce vracet.

Za méně šťastnou považuji druhou stranu desky, na které je nahrána scéna z Ostrčilovy staroindické legendy „Kunálový oči“, a to ono místo, kde mladá žena starého krále marně svádí svého nevlastního syna k hříšné lásce a kde mu vyhrozuje pomstou, kterou také později zosnuje. Z bouřlivého orchestrálního proudu se opravdu dmou vlny vášně a pak přitajené pomstichtivosti, ale technicky je tento úkol zjevně zatím nad možnosti dnešního způsobu nahrávání, neboť reprodukci schází dostatečná srozumitelnost slova. I mně, ačkoli jsem na operní zpěv zvyklý a „Kunálový oči“ jsem na jevišti ještě pod Ostrčilovým řízením několikrát viděl,

rozený. Jednotlivé nástroje mají svou zřetelnou barvu: housle znějí štvanatě, hoboje je výrazný a věrný i v nejvyšších tónech, varhany mají širokost dechu a tympany svůj věrný, dobré vyladěný zvuk. Orchestrální tutti jsou plastické a mohli jsem na různých deskách, které mám v paměti od dřívějšího přehrávání, rozpoznat i nové, těsně sobě přibuzné orchestrální skupiny, o kterých jsem se dříve domnil, že už v nahrání splývají s ostatními v nerozlišitelný celek. Také smyčcový kvartet má v této reprodukci vyrovnanost dřívě neobvyklou; je to snad tim, že nová přenoska výrazně a bez skreslení přenáší vysoké tóny, a tím pomáhá hotejším hlasům k jejich průraznosti a zřetelnosti.

Nebyl bych také věřil, dokud jsem neuslyšel, že nová přenoska o zřetelné poznání zlepšuje i rytmickou stránku hudby; nevěříká v ní ani rozmazanost, ani dozvuk. Mezi staccatem a legatem je rozdíl takřka tak výrazný jako ve skutečnosti, pochodové rytmusy mají těž svou typickou úsečnost, moderní tanecní hudbu jako by opravdu rytmicky usekával a — běda! — žádná zpěvačka, která místo trylek zpívá tremolo na jednom tónu, se již nebude moci vymluvit, že ty dva tóny v gramofonové reprodukci splývají.

Ale jsou tu ještě jiné přednosti. Přenoska ani při velkém odlehčení neodskakuje. Vertikální pěrování a správné zasazení do drásky má i ten přijemný účinek, že se prakticky odstraňuje různé pauzy, zejména ve střední polovině desky, když posazend přenoska buď hnedla

dělá poslech potřebe, což teprve posluchači, který neví, oč jde.

Psali jsme v této rubrice již jednou a dnes to opakujeme, že při písání a operních úryvcech by měly být k deskám přidávány texty. Výrobny na tom neprodělají, naopak, dopomohou k lepšímu odbytu desek a také k propagaci vážné hudby: Kdyby k této desce „Ultraphon“ připojil několik slov o skladatelových dleších a přesný slovní text obou ukázek, zaslouží se o Ostrčilovu památku, kterou chce zjevně uctít. Takto však náhodného kupce, a třeba i hudebně pokročilejšího zákazníka k modernějším výtvorům naší hudby nepřivede, ale spíše jej od nich bude odvádět nebo jej přímo odradí.

V. F.

Náš čtenář, pan A. Bauner z Mladé Boleslaví, postrádá na sdejším trhu dříve běžné desky s komorními i orchestrálními skladbami s vynechaným hlasem jednoho nástroje, kterých mohli používat přestíteké hudby a hrát s sebou. Ptá se, zda lze elektricky, tedy na př. filtru, vyloučit některý hlas s desek, nahraných úplným obsazením nástroje.

Bohužel, není to možné. Cvičený sluch rozezná sice v dobré reprodukci jednotlivé nástroje, i když jsou zvuky příbuzné, avšak elektrické filtry dovedou odstranit jen určité kmitočtové oblasti (buď výšky, jde-li o potlačení šumu desek, basy, jde-li o zjasnění dutej znějícího přednesu, nebo různé široká pásmá střední), nerozcizní však nástroje, a nelze tedy jimi vyloučit všecky tóny jediného nástroje.

Naskytne se otázka, jak byly tedy znova nahrávány hlasy starých mistrů s desek, zaznamenaných ještě mechanicko-acustickým způsobem (Caruso a j.), v nichž byl podle zpráv nedokonalý orchestr nahrazen novým nahrání? V těchto případech tvořil původní doprovod orchestru, snímaný trityčkou z dálky, jen slabou a poměrně vysokou část zvukového spektra. Její úplné odstranění nebylo proto nutné, neboť byla zakryta tak říkajíc synchronním záznamem novým. Původní nahráni orchestru tvořilo v případech mírného nesouhlasu v rytmu jenom jakýsi ozvuk, který nerušil, zvlášť vzláli posluchač v úvahu složitou okliku, kterou byla konservace významných snímků provedena.

P.

Deset námětů

(Dokončení se strany 9.)


Zvětšili se napětí nad uvedenou hodnotu, počne procházet usměrňovači proud a článek představuje prakticky zkrat. Hodnotu odporu R volíme tak, aby pro plnou výkylku přístroje bylo zapotřebí asi 1 V, takže max přetížení, které můžeme přístroji, způsobit, je asi 50 %, což robustní systém deprezky bez škody snese.

(QST, Sept. 1947)

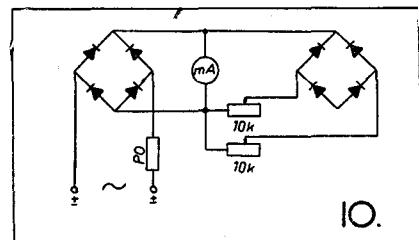10. Střídavý voltmetr s rovnoměrnou stupnicí

Výhody přístrojů pro měření střídavého proudu s použitím usměrňovače a deprezky miliampérmetru, totiž robustnost a necitlivost na přetížení, jsou vykupovány jednak nerovnoměrnou stupnicí, jednak poměrně malou přesností, protože vnitřní odpór usměrňovače závisí nejen na procházejícím proudu, ale i na teplotě okolí,

Tyto vady odstraňuje zapojení, které jsme nalezli v srpnovém čísle Radio Craft (obrazec 10). Napětí, usměrněné běžným Graetzovým usměrňovačem, vede se jednak na svorky millampérmetru s vnitřním odporem asi 1000Ω (není-li odpór samotného



přístroje dostatečně veliký, pomůžeme si odporem v serii), jednak přes regul. odpory $10 \text{ k}\Omega$ na svorky stejného usměrňovače, který je zapojen paralelně k měřicímu přístroji. Všechny změny vnitřního odporu usměrňovače, jak vlivem teploty, tak vlivem procházejícího proudu, jsou kompensovány stejnými změnami druhého usměrňovače. Odpor $10 \text{ k}\Omega$ (log. potenciometr) vyrovnaní malé rozdíly mezi usměrňovači a nastaví se jednou provždy. Přístroj takto zapojený hodí se i pro měření proudu, při čemž nezáleží na polaritě přiváděného napětí. Jen je třeba pro sít měření použít předřadních odporek PO větších asi o 10 %. O. Horna

Radio v Latinské Americe

Na žádost redaktora Radio Craft poslali jsme tomuto listu před časem stručný popis churchillů s několika obrázkami. Článek upoutal pozornost krajanů, který žije řadu let v Columbií v Jižní Americe. Z dlouhého dopisu, který nám od něho došel v obálce, po-kryté známkami s obrázkem orchidejí, vodopádů, mořských zátok a významných politiků, vybíráme podrobnosti o tamním životě.



Součásti všecky dovážíme. Trvalá vlna-kost 95% níčí vše, co není důkladně im-pregnováno. Nejlépe odolávají Philipsovy usměrňovače, pak Frako ve skleněných trubkách. Nejvíce šly na od-abyt přístroje Philips, před válkou Tele-funken, pak RCA, Philco, General Elec-tric, Westinghouse. Průměrná cena je 300 pesos, t. j. asi 5000 Kčs.

Opravářství je nejlepší obchod: kdo to umí, může účtovat co chce, protože zá-kazník nepozna, kolik součástek podlehl podnebí. Kromě nečetných odborníků radiotechnice nikdo nerozumí, amatérů v našem významu toho slova tu nejsou. Vrcholem dovednosti u zdejších lidí je vyměnit zástrčkovou cívku (plug-in-coil) nebo ne-výše přepojit vadnou objímkou. Takové „umění“ je oceňováno vzletnými slovy a bouřným potleskáním rukou. Ani radio-kluby tu ovšem nemají, ani odborný časopis, jen z Argentiny se dovážejí, a jsou to větším dílem papírky a překlady z jiných časopisů. Amatérů mají tovární přístroje, jichž se ráduje nedotýkají.

Je nás tu několik krajanů; nejvíce se užijeme o vánocích, kdy odjíždíme z Bogoty do tepla, jíme český bramborový salát, říkáme že závodních atletických veprů a zapíjíme víno z Chile. K tomu tři dny koupání v hotelovém bazénu a projíždky na flegmatických kobylkách, to jsou tak zhruha naše vánoce.

Požádal jsem příteli, aby vyrovnal před-platné na dva roky. List mi poslaje čtvrtletně, neboť doprava poštou je zdlou-havá a nejistá.

Srděčně vás zdraví z Columbie
Václav Šnajberk

Z REDAKCE

Vánoční svátky a Nový rok vynutily si při tisku tohoto čísla takové posunutí prací, že obsah byl uzavřen tři týdny před vyjitím. Tím nechť jest vysvětleno možné opomítnutí novinek, uveřejněných po 15. prosinci loňského roku.

X

Uprostřed tohoto čísla naleznou čtenáře všity lístek s diagramem pro Ohmův a Jouleův zákon, k usnadnění výpočtu vztahů mezi napětím, proudem, odporem a výkonem. Před-pokládáme, že příde vhod většině odběratelů, a budeme vděčni, věnují-li za to pozornost i ostatním třem stranám listku.

X


Z technických důvodů nebylo lze připojit vplatné lístek k vydávání předplatného do tohoto čísla. Naši přímí odběratelé naleznou jej v čísle druhém, které vyjde 4. února. Poté nechť laskavě vyrovnejí jak předplatné na další období, tak nedoplatky z dřívějška, po-kud se vyskytují.

X

Pro náležavé práce v redakci t. 1. prosíme, aby návštěvy pro zakoupení plánků nebo pro technické dotazy (pokud je není možno nahrádat objednávkou nebo dotazem písemným, vhodnějším s hlediskem klidu a pracovního soustředění redakčních spolupracovníků) byly omezeny na dobu 13,30–15,30, v sobotu 11,30 až 12,30. Z téhož důvodu prosíme, aby bylo upuštěno od dotazů telefoni-ckých.

X


Leckterý dotaz, rozšířený nad mez, kterou udává třetí strana obálky pro bezplatné od-povědi naší poradny, opýlá odstírenými růžky obálku tohoto listu, přidanými v takovém počtu, že se stál pro třídení pošty mění v prostředí témat karnevalových. Protože však jsou poradní kupony jen pomáckou evidenční, postačí nám v takovém případě tři, a roz-hodně dámé přednost frankované obálce nebo lístku na odpověď, který tu mnohdy chybí.

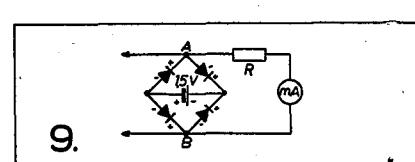

K PŘEDCHOZÍM ČÍSLŮM

K zesilovači 15 W
RA č. 12/1947, str. 340

Malé, ale ne nepodstatné zdokonalení představuje připojený obrázek. V původní úpravě chránila a indikovala anodový obvod koncových elektronkých návěstní žárovky NŽ 2, zařazený v přívodu ke středu primárního vinutí. Když se však takto zapojená žárovka přepálí (což u některých dnešních výrobků není vyloučeno ani při zmenšeném zatížení), převezmou funkci dočasné odpojených anod střínič mřížky, cudně se začervenají a podle amatérské terminologie skapnou. — Úkol návěstní zastane však žárovka i podle připojeného obrázku. Tentokrát ji protéká celý proud, včetně stříničních mřížek a předchozích stupňů. To je však jen asi o 20 mA více, něco přes deset procent, takže vždy bude žárovka zařívat v podstatě proud anodového obvodu kon-

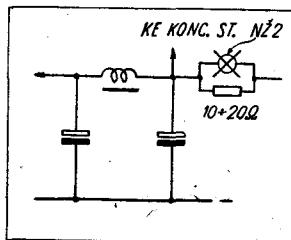

cových elektronek. Když se přepálí, přeruší se přívod napětí nejenom na všecky stupně, nýbrž i na první kondenzátor, na němž tedy nemůže napětí nebezpečně vzrost.

Je tu ovšem závažná okolnost další: vedle stejnosměrného proudu protéká žárovkou střídavý proud, nabízející první kondenzátor. Nemí zanedbatelný, vydá podle odhadu asi polovici proudu stejnosměrného. Jestliže tedy nás zesilovač odebírá z usměrňovače asi 180 mA, bude žárovka svítit asi tak, jako by jí teklo 270 mA ss, tedy téměř jmenovitý proud. Protože buď jak buď není přijemné, kdyby příliš rychle skončila svůj život, přidáme jí paralelně odpór 10–20 ohmů/1 W, aby svítila při obvyklém chodu jen červené. Zvětšení svítivosti způsobí pak převážně přírůstek anodového proudu koncových elektronek, jak je to účelem návěstní.

X

Čtenáře přílohy prosíme, aby si opravili nesprávné číslování odstavců. Zvláštní případy můstku se složenými odpory má mít číslo 04. 15.

X

V obsahu minulého ročníku, v části VI, vymyslel tiskářský šotek v dohodě s globálním duchem redakčních korektorů zdroj napětí obdélníkového kmitočtu. Protože tato novinka nebyla dosud vynalezena, prosíme čtenáře, aby si kmitočet opravili na průběhu, spolu s iniciálu jména aurorova, která má být V., nikoliv O.

NOVÉ KNIHY

Akustika pro stavitele

Ing. Jiří Grossmann, Akustika ve stavitelecké praxi, jako třetí svazek sbírky Novodobé stavitelství vydalo nakladatelství Práce v Praze, r. 1947. — Formát 248×210 mm, 168 stran, 75 obrázků, 10 tabulek. Štíty a oříznutý výtisk 100 Kčs.

Kniha má pět dílů a tabulky s tímto obsahem (zkráceně): I. Základní a všeobecné pojmy z akustiky (pojem akustiky, zvuk, jeho šíření a vněmání, tóny, zvuk v prostoru). — II. Akustika stavby (hluk a jeho rušivost, přenos zvuku stěnami, stropy a podlahami,

okny a dveřmi, potrubí, kanály a šachtami, hluk vznikající chodem strojů, náklady tlumicích opatření). — III. Akustika prostoru (šíření zvuku, pojemy a požadavky akustičnosti, dozvuk, příklady použití, m. j. zvuková kamera a vysílaci prostory, prostory pro akustická měření, zkoušení akustických poměrů). IV. Akustické materiály a jejich použití (porézní látky, spolu kmitající a kombinované tlumiče, pružné látky, plastické a těsnící látky). — V. Pokyny pro dosažení dobrých akustických poměrů (plánování s hlediskem techniky zvuku, obytné domy, obchodní a veřejné budovy, školy, nemocnice, koncertní a přednáškové sály, divadla, kin, průmyslové stavby). — V části tabulkové jsou údaje o hlasitosti zvuků, pohltivosti látek, příspěvne sily zvuku v různých prostotech, přiměřené tlumičky různých dílů staveb, tlumivost příček atd. Knížka je určena stavitelům a architektům, obsahuje však cenné informace i pro techniky, kteří navrhují zvuková zařízení.

Kov v technice.

Ing. Vilém Langer, Konstrukční kovy a slitiny, roztríditelní, přehled a použití (přehled a stručné poučení o druzích, vlastnostech a event. použití). Vydalo nakladatelství Orbis jako 15. svazek knižnice odborného vzdělání v říjnu 1947. — Formát A5, 128 stran, štíty a oříznutý výtisk 65 Kčs.

Název sbírky, v níž knížka vyšla, a stručná charakteristika v podtitulu udává dostatečně její zaměření. Obsah: vlastnosti kovů (mechanické, fyzikální, chemické, technologické), způsoby opracování. Kovy a jejich slitiny: konstrukční a ušlechtilé oceli, zinek, hliník, hořčíkové slitiny, měď, cín, olovo, nikl, speciální kovy a slitiny (bimetál), zámněnné hmoty za kovy. — Stručný a přehledný zdroj poučení o jednom z nejprominentnějších oborů, s cennými tabulkami a údaji (definice), zejména v oboru ušlechtilých ocelí a slitin (magnetické, transformátorové, slinité, magnetická litina a kovy, zmínka o železových jádřech pro výrobu techniku, o slitinách zinku a hliníku a jejich speciálních vlastnostech) — křehnutí, rostoucí lámavost — na něž musí konstruktér pamatovat. Knížka má velmi přehlednou systematickou, chybí jí snad jen těsnější souvislost s novinkami angloamerickými (také v terminologii) a zejména abecední rejstřík, pro technickou příručku nezbytný. Domácí pracovník našeho oboru, jenomž záleží na širších vědomostech, najde tu vedle heslovitého poučení základního i mnohonásobnou zajímavost: o půrodních ložiskových kovech, o magnetických měkkých i tvrdých slitinách, o prásakových magnetech (tromalit) v dvojím druhu železových jader, data pásek činných atd.

OBSAHY ČASOPISU

KRÁTKÉ VLNVY

Č. 12, prosinec 1947. — Několik poznámek k modulaci na brzdící mřížce, J. Rotter. — Inversní zesilovače, C. J. Starner. — Druhy a vlastnosti modulace, J. Forejt. — Oscilátor pro decimetrové vlny, J. Hrdlička. — Eliminátor s vibrátorem, J. Kubáť. — Krytalový filtr v přijímači a jeho obsluha, II, J. Šima. — Hlídky.

ELEKTROTECHNICKÝ OBZOR

Č. 22, listopad 1947. — Vývoj tepelných elektráren v USA, Ing. M. Hnilička. — Doprovodný řešení křížovatky tvaru T, II, Ing. V. Thoř. — Referáty. — Hlídky.

ELEKTROTECHNIK

Č. 8, srpen 1947. — Plánování elektrizované domácnosti a ovlivňování půdorysu předpokládanou elektrizací bytu, Ing. B. Podlesáková. — Elektrická zkouška, Ing. L. Procházká. — Elektrické zahřívání, svařování a tavení kovů podle způsobu Ing. Kuzněcova, Ing. Topolnický. — Výstavba krajových telefonických sítí, Ing. V. Herčík. — Barevné

značení odporů a kondenzátorů v Americe, Ing. Z. Tuček. — Hlídky.

Č. 9, září 1947. — Napájení zdroje ss proudu pro rozvodny dozoren, V. Frouz. — Vývoj televise, Ing. V. Bubeník. — Udržování telefonních ústřední, J. Pecháček. — Užití doutevnavek ve slaboproudé elektrotechnice, J. Strnad. — Hlídky.

Č. 10, říjen 1947. — Domovní přípojky, L. Mops. — Tabulky topněho a odporového drátu, V. Friedrich. — Vytápění místnosti elektrickým akumulačním kamnem, J. Kotík. — Užití doutevnavek ve slaboproudé elektrotechnice, II, J. Strnad. — Jištění rozhlasových přijímačů napájených ze sítě, Ing. Vurceld. — Hlídky.

COMMUNICATIONS

Č. 10, říjen 1947, USA. — Dvocestné spojení s nákladními auty, R. W. Malcolm. — Fm spojení s nákladními auty, E. W. Brown. — Zkušební zařízení pro výrobu televizních přijímačů, J. A. Bauer. — Budovy pro am a fm vysílání. — Vvf letecké zařízení, S. A. Meacham. — Hliníkové vlnovody, R. Sherman. — Hlídky.

ELECTRICAL COMMUNICATION

Č. 2, červen 1947, USA. — Spojení mikrovlnami, E. Labin. — Impulsová vícenásobná modulace, D. D. Grieg a H. Gallay. — Fm spojení Paříž-Montmorency na 3000 Mc/s, A. G. Clavier a G. Phelizon. — Mobilní fm zařízení pro 600 Mc/s, S. Frankel, J. J. Glieber a J. P. Wallenstein. — Trydy pro fm vysílače 3 a 10 kW, P. I. Corbell a H. R. Jacobus. — Příspěvek k teorii filtrů, V. Belevitch. — Přenosný počítač telefonních rozhovorů, A. E. Jones. — Stanovení chyb u goniometrů, T. H. Clark. — Podmořský kabel a příslušenství pro SSSR, E. S. McLaren a G. H. Gray. — Přehled radionavigačních způsobů, R. I. Colin. — Referáty. — Hlídky.

GENERAL RADIO EXPERIMENTER

Č. 10, březen 1947, USA. — Hledaci přijímače pro radarová měření, D. B. Sinclair. — Zeslabovače pro elektronkový voltmetr. — Zdokonalení přesných vlnoměrů.

PROCEEDINGS OF THE I.R.E. AND WAVES AND ELECTRONS.

Č. 7, červenec 1947, USA. — Kmitočtová modulace s pomocí elektronových svazků, jež působí na dutinové resonátory, L. P. Smith a C. I. Shulman. — 25wattový magnetron pro 4000 Mc/s, frekvenci modulovaný, R. G. Kilgore, C. I. Shulman a J. Kurshan. — Kilowattový magnetron pro 900 Mc/s a pro fm, J. S. Dohnal, R. R. Bush, C. L. Cuccia a H. R. Hegbar. — Studie o šíření elektromagnetických vln 45,1, 474 a 2800 Mc/s, G. S. Wickizer, A. M. Braaten. — Teorie amplitudové a frekvenci modulace složeným tónem, L. J. Giacchetto. — Teorie a praxe radarových přístrojů, R. D. Hultgren, L. B. Hallman.

Č. 8, srpen 1947, USA. — Elektronický počítací přístroj ENIAC, A. W. Burks. — Automatická kontrola kmitočtu mikrovlnových oscilátorů, V. C. Rideout. — Návrh násobičů kmitočtu, R. H. Brown. — Teorie refelektrů elektronů s kvadratickým rozdělením potenciálu podél osy jejich dráhy, J. M. Lafferty. — Magnetické odchylování kineskopů, K. Schlesinger. — Elektronický indikátor pro velmi nízké tónové kmitočty, A. E. Hastings. — Nomogram pro výpočet vlastní frekvence dutinových resonátorů, R. N. Bracewell.

Č. 9, září 1947, USA. — Barevná televize se simultánním přenosem, R. D. Kell. — Síření vln 3 a 9 cm, M. Katzin, R. W. Baumann a W. Binnian. — Krátké spojení v koaxiálních vodičích, W. H. Huggins. — Rychlostně modulovaný reflexní oscilátor (klystron), J. M. Lafferty. — Návrh spojky mezi koaxiálními kablemi a vlnovodem, S. B. Cohn. — Návrh metod by pro zkoušení a porovnávání reproduktorů a mikrofonů, F. F. Romanov. — Poznámky k vazbě rámových anten, M. J.

Kobiliski. — Tónový oscilátor RC s kmitočtovou modulací, H. S. McGaugham, C. B. Leslie. — Grafický rozbor záporné zpětné vazby v kathodě, E. M. Londdale. — Referáty.

QST

Č. 11, listopad 1947, USA. — Vysílač pro 420 Mc/s, E. P. Tilton. — Nf filtry pro zesilovače řeči, J. L. Galin. — Konstrukce rotačních zářičí, P. L. Van Brunt, C. Anderson, P. Shannon, J. Klar, J. Brawley, M. J. Heidt. — Směšovač pro 28 Mc/s, J. Tanenbaum. — Jednoduchý fm adaptér, E. Harrington a W. Bartell. — Vvf oscilátory, řízené kryštalem, G. B. Sells. — Referáty. — Hlídky.

RADIO CRAFT

Č. 2, listopad 1947, USA. — Mikroelektronky, nový milník ve vývoji elektroniky, H. Gernsback. — Fm přijimač se 17 elektronkami, F. Santangelo. — Radar pro kontrolu na silnicích. — Kombinovaný hledáček signálu a pomocný vysílač, F. Whalen. — Telefonie nosnou vlnou po dráte, II, B. White. — Přenosný zesilovač 15 W, J. C. Hoadeley. — Magnetismus, II, základy záznamu na pásek, A. C. Shaney. — Oscilátor s krystalem pro dva kmitočty, I. Queen. Konstrukce ve fm a tv, I, elektronky a obvody pro vf zesilovače, M. S. Kiver. — Vysílač pro fm a am, V, modulátor, indikátor modulace a napájecí část, H. D. Hooton. — Elektronka, zaznamenávající zrychlení, S. R. Winters. — Hlídky. — Referáty.

RADIO NEWS

Č. 5, listopad 1947, USA. — Televizní síť, J. McQuay. — Modulátor 50 W s omezenou délkou hložky modulace, R. Lewis. — Předzesilovač pro rozhlasová pásmo, L. M. Dezettel. — Fm adaptér s úzkým pásem, B. Duhart. — Zlepšení jakosti standardního přijimače s pěti elektronkami, G. Eannarino. — Záznam a reprodukce zvuku, IX, magnetické přenosky, O. Head. — Vysílač 50 W, J. F. Clemens. — Levný ladič pro fm, J. Newark. — Instalače televizní anteny, III, W. W. Waye. — Jednoduchý antenní systém pro pásmo 28 Mc/s, C. V. Hays. — Vysílač-přijimač z voj. výprodeje, C. E. Clark. — Kapesní hledáček signálu, R. L. Farnsworth. — Elektronkový voltměr do kapsy, R. P. Turner. — Praktický radiokurs, část 56, A. A. Ghirardi. — Ikonoskop, M. S. River.

SYLVANIA NEWS

Č. 9, říjen 1947, USA. — Schema a data osciloskopu Sylvania 132, F. Dalasta. — Zkoušení vibrátorů, charakteristiky filtrů a kontroly hložky modulace osciloskopem, F. Dalasta.

ELECTRONIC ENGINEERING

Č. 238, prosinec 1947, Anglie. — Vývoj magnetického záznamu zvuku, P. T. Hobson. — Měření magnetických vlastností slabých drátek, P. T. Hobson, E. S. Chat a W. P. Osmond. — Záznam zvuku na ocelový pásek v rozhlasu, H. A. Chin. — Bibliografie magnetického záznamu zvuku, D. W. Aldous. — Normalizace magnetického záznamu. — Fotoelektrický sledovač křivek pro reprodukci, M. J. Tucker a G. Collins. — Ky diathermie se stálým kmitočtem, R. Brennan. — Hlídky. — Referáty.

WIRELESS WORLD

Č. 12, prosinec 1947, Anglie. — Jubileum rozhlasu, P. P. Eckersley. — Bezpečnostní rozhlas. — Otáčivá vysílací anténa pro dvě pásmá, C. G. Allen. — Účinnost odchylovacích cívek u obrazovek, W. T. Cocking. — Poruchy příjmu od automobilových zapalovačů, II, způsoby potlačení, W. Nethercot. — O postranných pásmech. — Návrh superhetu se devítí elektronkami, S. A. Knight. — Konstrukce televizních přijimačů, X, poznámky k obsluze a závěr. — Konstrukce a data univerzální elektronky UA-55. — Data a zapojení britských obrazovek. — Additivní a multiplikativní směšování, J. W. Whitehead. — Hlídky. — Referáty.

L'ONDE ÉLECTRIQUE

Č. 247, říjen 1947, Francie. — Zesilovač elektronky pro centimetrové vlny, Touraton, Zwoboda a Dumousseau. — Grafický počet pro obvody volné nebo nucené kmitající, P. Mourmant. — Teorie oscilátorů se stabilizovanou amplitudou, P. Aigrain a E. M. Williams. — Nový detekční obvod pro fm, D. Mansion.

RADIO

Č. 7-8, červenec-srpna, Polsko. — Nový 25 kW vysílač v Toruni. — Referát z Radiolympie. — Nový středovlnný vysílač 50 kW pro Vratislav, A. Blicher. — Atomová fysika, N. M. — Napájení přijimače a zesilovače ze sítě střid. napětí, H. D. — Tónový generátor, M. F. — Data elektronek serie D. — Zprávy. — Referáty. — Nomogram pro válcové cívky s jednou i více vrstvami.

RADIOTECHNIK

Č. 10, 1947, Rakousko. — Těsnopis pro schéma, R. J. W. Kühnel. — Multivibrátory, C. Deimel. — Vedení a obvody pro vf, L. Ratheiser. — Přijimač s UCH4, UBL1 a se senzorem usměrňovačem, A. Sliškovič. — Balanční generátor, V. Stuzzi. — Automatisované klíče, Putsch. — Návrh přijimače, V. L. Ratheiser. — Vývoj a lékařský význam křemenných výbojk, Obp. — Atomová fysika; rychlost, teplota, napětí. — Hlídky.

RADIO WELT

Č. 10, říjen 1947, Rakousko. — Hledání min radiem, II, V. Fritsch. — Superhet se 3+1 elektronkami na střid. proud. — Diodový voltmetr. — Hlídky.

RADIO SERVICE

Č. 45/46, září-říjen 1947, Švýcarsko. — Radiová výstava v Curychu 1947, E. Greier. — Podzemní lipský veletrh, O. Kraus. — Kurs televise, VI, R. Devillez. — Plánování a stavba moderních elektroakustických zařízení, F. A. Löscher. — Opravy přijimačů, III, F. Menzi. — Superhet s pěti elektronkami, F. Menzi. — Hlídky.

PRODEJ • KOUPĚ • VÝMĚNA

Koupím duál do Philetkey neb podobný. Č. Novotný, Brno, Náplavka 6. — (pl.)

Prodám amatérský krátkovlnný super. Pásma 10, 20, 40, 80 m. Torotor. Osazení EBF11, ECH11, EF11, EF12, EF12 AZI. Cena 3000,- Za 1904 dám AD1. Černý, Praha XV, Pod Pekařkou 573. — (pl.)

Sesilovače — výprodej: ECH, EF, EF, EBL, EBL 21, AZ11, 120-220V, bez lamp, celokrytý, Kčs 1150,- Gramo-Mikro-Mixer-10W, informace podá J. Vaněček, Praha XII, Písecká 21. — (pl.)

Vyměním 4 × KC1, 2 × KL4, 2 × KL1, 1 × KF4 za voj. elektronky. Ruský, Olšany, p. Ruda n. M. — (pl.)

Koupím 2 × DL11 za každou trochu přijatelnou cenu, dále 10 × RV12P2000. Baborák Ant., Chrudim IV, Malecká 221. — (pl.)

RELAIS

s otáčivou cívou v silném magnetickém poli. Stříbrné kontakty. Cívka uložena na kamenech. Systém je silně tlumen.

Spíná již při 0,04 mA! Odpor cívky 500 Ω.

Přístroj lze bez zesilovacích stupňů použít přímo ve spojení s fotoobrouškou, thermočlánkem, krytalovým detektorem a t. p.

Toto relais můžete snadno upravit na ciliivý mikroampérmetr, přidáte-li vývážený ukazatel a stupnice.

Cena Kčs 110,-

Bohuslav ŘÍHA, RADIO, PRAHA XII, Vinohradské nám. 6

Koupím každé množství pozinkovaného drátu 2,5 mm, nebo lano 25 mm. Josef Horvátk, Semtíš u Čáslavi, p. Bílé Podolí. — (pl.)

Dám DF11, DAF11, DL11, ELspeciál. duál 2×500, mf trafo 468 kc; potřebuji EL6 (EL12), EBL21, ECH4, 3×500 triál, dvě mf trafo 125 kc. O. Pekař, Město Teplá u Mar. Lázní. — (pl.)

Firma E. FUSEK, Praha II, Václavské nám. 25, oznamuje, že uvádí v lednu t. r. do prodeje (v omezeném počtu) tyto další druhy vojenských elektr.: LV1, LV13, LV75; LD2, LD15, LG75; EZ11. Podrobné technické údaje a hodnoty těchto elektronek jsou uvedeny v Technických zprávách II/46, které firma zasílá za Kčs 15,— (ve známkách). — Dále uvádí tato firma na trh z voj. výprodeje otoc. kondenzátor 100 plus 50 pF s keramickou izolací, velkého tvaru, pro účely pokusné, vysílání a pod. Cena Kčs 49,-. Tyto kondenzátory jsou též jen v omezeném počtu na skladě.

Koupím silnější synchr. motor k nahrávacce. J. Bica, Praha XIII, Kodaňská 57. — (pl.)

Potřebuji DF11, DAF11, DL11. VI. Vlček UP20, Praha II, Národní 10. — (pl.)

Koupím CL4, CB2, VY1, CK1. Melich, Teplice-Šanov, U nových lázní č. 13. — (pl.)

Prodám tří RL12P35. F. Kopal, Chroustovice. — (pl.)

Prodám RA a Krátké vlny roč. 1946 a 1947. Modřany, Pod vinicí 1432. — (pl.)

Ridi a za redakci odpovídá Ing. Miroslav Pacák

Tiskne a vydává ORBIS, tiskařská, nakladatelská a novinářská společnost akciová v Praze XII, Stalinova 46. Redakce a administrace tamtéž. Telefon 519-41*; 539-04; 539-06. Telegramy: Orbis-Praha.

„Radioamatér“, časopis pro radioamatéru a obory příbuzné, vychází 12krát ročně první středu v měsíci (změna vyhrazena). Cena jednoho výtisku Kčs 15,—, předplatné na celý rok Kčs 160,—, na příl roku Kčs 82,—, na čtvrt roku Kčs 42,—. Do ciziny k předplatnému poštovné; výši sdělí administrace na dotaz. Předplatné lze poukázati v platném lístku Poštovní spořitelny, číslo účtu 10 017, název účtu Orbis-Praha XII, na složence uvedete čítelnu a úplinou adresu a sdělení: předplatné „Radioamatéra“.

Prodajna listu u Jugoslavii: „Orbis“, Beograd, Terazije 2.

Otisk v jakékoli podobě je dovolen jen s plněm svolením vydavatele a s uvedením plnou adresou. — Nevyžádané příspěvky vrácí redakce, jen byla-li přiložena frankovaná obálka se zpětnou adresou. — Za původnost a veškerá práva ručí autori příspěvků. — Otiskované články jsou připravovány a kontrolovány s největší pečí; autori, redakce, ani vydavatel nepřijímají však odpovědnost za eventuální následky jejich aplikace.


Křížkem (+) označené texty zařadila admin. Příští číslo vyjde 4. února 1948. Red. a insert. uzávěrka 21. ledna.

Slídové kondensátory



TESLA

„always“

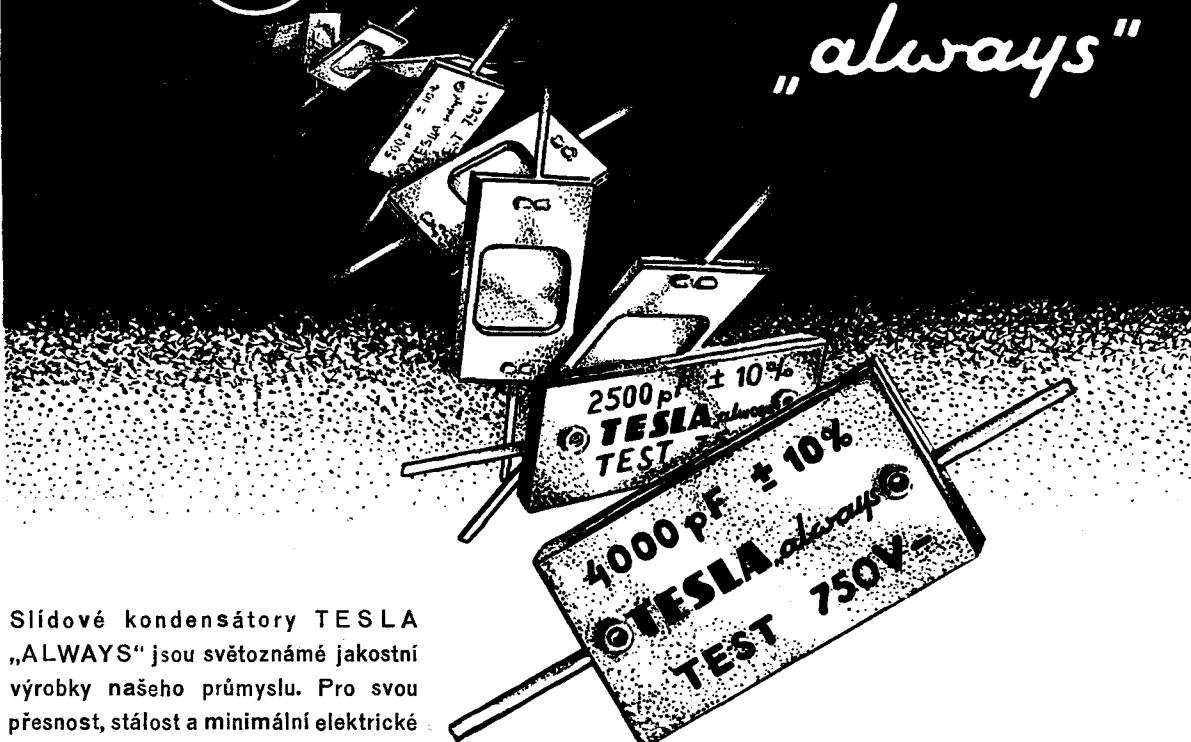

Slídové kondensátory TESLA „ALWAYS“ jsou světoznámé jakostní výrobky našeho průmyslu. Pro svou přesnost, stálost a minimální elektrické ztráty i při velmi vysokých frekvencích jsou používány zkušenými odborníky i v přesných měřicích přístrojích.

Slídové kondensátory TESLA „ALWAYS“ mají slídové dielektrikum se vpálenými stříbrnými polepy, které jsou uloženy ve speciálním isolačním materiálu a zality voskem s minimálními vysokofrekvenčními ztrátami a vysokým bodem tání. Odolávají vlivům vlhkosti a jejich elektrické vlastnosti se časem nemění.

Tvar	Kapacita	Cena Kčs	Tvar	Kapacita	Cena Kčs
950	10 pF— 79 pF	5,80	955	1250 pF—2499 pF	14,—
950	80 pF— 159 pF	6,10	955	2500 pF—4000 pF	17,—
953	160 pF— 399 pF	8,—	990	10 pF— 125 pF	5,40
953	400 pF— 799 pF	10,80	991	100 pF— 400 pF	7,—
953	800 pF—1249 pF	11,—			

Zkušební napětí 700 V =, normální tolerance $\pm 10\%$. Na přání i s menšími tolerancemi s přírážkou. Ceny podle NÚC.



TESLA