

OBSAH

Rozhlas a televize na sletišti	210
Negativní odpory	212
Ladicí obvody s širokým pásmem	215
Pěstování piezoelektrických krystalů	216
Galvanické články s kysličníkem rtuťnatým	218
Dekády pro zkoušení přístrojů	219
Pokusy s motýlovým obvodem	220
Zesilovač na baterie	222
Magnetovací stroj	224
Leoš Janáček o sobě	226
Audion s nožičkovou elektronkou	227
Soutěž desek v Anglii	227
Nové knihy, Obsahy časopisů	228
Koupě - prodej - výměna	230
Kněžní příloha, Měření v radiotechnice, standardy odporu	193—196

Chystáme pro vás

Malý zesilovač napětí pro měřicí účely. • Orientační měření činitele jakosti. Přijímání a počítání impulsů. • Nový přijímač, fremodyn. • O sumovém odporu.

Plánky k návodům v tomto čísle

Negativní papírový štítek pro zkoušení dekády, šest kusů za 10 Kčs. • Stavební plánek a schema bateriového zesilovače 10 Kčs, s plánkem kostry a jedním štítkem pro potenciometr 20 Kčs. • Přijímač s nožičkovou elektronkou, stavební plánek 8 Kčs. • Spolu s objednávkou pošlete příslušnou částku ve známkách nebo v bankovkách a připojte 2 Kčs na výlohy se zasláním. Na dobuřku nebo se složenkou pro dodatečné placení nelze plánky poslat z technických důvodů. • Prodej plánků a technické porady v redakci jen v pondělí až pátek od 14.00 do 15.30 hod.

Z obsahu předchozího čísla

Fáškový mikrofon. • Ukázky dvou konstrukcí přenosných superhetů na baterie. • Přenosná dvoülampovka na baterie (negodynam). • Krystalka bez ladícího obvodu. • Stabilita zesilovačů s negativní zpětnou vazbou. • Diagram pro výpočet válcových cívek. • Přístroj na zkoušení elektronik. • Nová zapojení. • Měření kapacity suchých článků. • Stabilní oscilátor.

VIII. SJEZD URSI VE STOCKHOLMU

Ing. Dr Josef STRÁNSKÝ

Ve dnech 11. až 24. VII. t. r. konal se ve Stockholmu VIII. sjezd Mezinárodní unie pro vědeckou radiotechniku (URSI = Union radio-scientifique internationale), kterého jsem se zúčastnil jako delegát za Československo. URSI je vrcholná organizace pro vědeckou radiotechniku se sídlem v Bruselu, a obvykle po dvou letech koná sjezdy v různých státech k vytvoření a prohloubení osobního styku vědeckých pracovníků v oboru radiotechniky. Na sjezdech se diskutuje o předložených pracích a v komiscích se jednak vyměňují poznatky, získané v laboratořích jednotlivých zemí, jednak se vypracovávají směrnice pro další mezinárodní spolupráci ve vědecké radiotechnice.

Věnujeme zážitkem pozornost vnějšímu průběhu sjezdu, jehož se zúčastnili zástupci z 15 států. Po stránce obsahu byl velmi bohatý a jen pro stručný výběr zpracované látky bylo by zapotřebí celého článku. Vlastním organizátorem VIII. sjezdu URSI byl Národní švédský komitét pro radiotechniku spolu s Generálním ředitelstvím telegrafů ve Stockholmu. Švédští hostitelé spinili své povinnosti vzorně; nešetřili nákladů a práce, aby pro sjezd vytvořili vhodné prostředí a zpříjemnili pobyt účastníkům. Byl to úkol o to obtížnější, že spolu s URSI zasedal ve Stockholmu sjezd CCIR (Comité Consultatif International de Radio). Ostatně styky mezi oběma organizacemi byly nejpřátelštější, a mnozí prominentní delegáti byli členy obou.

Po zasedání URSI vybrala švédská správa místnost spolku inženýrů a architektů (Svenska Technologföreningen) v čísle 20 Brunkebergstorg. URSI dostalo tam k použití celé páté poschodi rozsáhlé budovy, zařízené pro inženýrský klub. Hlavní zasedání se konalo v přednáškovém sále, opatřeném všemi náležitostmi, t. j. tabulemi, promítacími přístroji, dokonalou úpravou vzduchu (ač většina delegátů trvale kouřila, vyměňovala se vzduch tak dokonale, že byl stále svěží a dobré dýchatelný). Místnosti jsou zařízeny s výbraným výkusem a zdobeny pěknými obrázky, takže atmosféra vytváří příznivou atmosféru k vážné duševní práci.

Prvním dnem sjezdrovým bylo pondělí dne 12. července, kdy po zápisu delegátů se po prvé sešel výkonný výbor, k čemuž jsem byl přizván jako pozorovatel. Schůzí řídil Sir Edward Appleton, předseda URSI, který na začátku tohoto roku přijal ve Stockholmu poctu Nobelovy ceny za fyziku. Jméno i zásluhy E. Appletona jsou známy každému pracovníku v radiotechnice. Sir Edward je duši číleho výzkumu ionosféry a mimozemských zjevů, souvisejících s elektromagnetickým zářením. Je nevelké, silné postavy a svým důstojným a milým vystupováním připomíná kapitána velkého zaocánského parníku. A je skutečně kapitánum početné skupiny pracovníků v radiotechnice. Účastnil se živě všech schůz a v hodoními poznámkami komentoval jednání. Je výborným, pohotovým řečníkem, který nikdy posluchače neučarí. Jeho projevy při společenských přiležitostech sršeły vtipem; neopomněl ani

oficiální řeč zpestřit veselou historkou. Byl přítomen i „otec radaru“, proslulý Sir Robert Watson-Watt, který pracoval hlavně v II. komisi.

Vlastní sjezd URSI byl zahájen v úterý 13. VII. dopoledne ve velkém sále koncertního paláce na náměstí Hötorget, a to společně s CCIR. Odpoledne téhož dne se konala zahajovací plenární schůze URSI v hlavním sále konference na Brunkebergstorg. Zde byly sjezdové práce rozděleny čtyřem hlavním komisím, které poté zasedaly po celý den od 13. do čtvrtka 22. července. Obory komisi byly tyto:

I. Normály a měření. Předsedal Dr Smith-Rose, vynikající pracovník v oboru měřicích přístrojů v National Physical Laboratory v Teddingtonu. Často vystřídal předsednické křeslo místem u katedry, aby svým jasným způsobem přednesi zprávu o nynějším stavu některého úseku v měřicí technice.

II. Šíření elektromagnetických vln a zjevy ionosférické. Komisi předsedal Sir Edward Appleton, a ruch tu byl největší. Účastníci vylechli řadu závažných prací o výzkumu ionosféry, jejíž soustavné studium a pozorování má bezprostřední veliký význam pro praktický sdělovací styk na velké vzdálenosti. Jedná se o znalostí ionosféry je možno úspěšně udržovat předpovídaci službu, která předem stanoví vhodné frekvence pro určitou dobu a určité vzdálenosti.

III. Atmosférické poruhy. Zde předsedal Francouz profesor R. Bureau, ředitel Národní radioelektrické laboratoře v Bagneux. Ač jsem jeho bývalý žák, stěží jsem poznal M. Bureaua, tak se změnil pod ranami osudu. Za války mu Němci odvlekli syna — dosud neví, co se s ním stalo — a před nedávnem ztratil svou chot. Držení těla prozrazuje prudký nervový otřes: hlava schýlena kupředu, jde jen nepatrnými krůčky a chvílemi se údy roztřásají vyčerpávající třesavkou. Přesto duch zůstal svěží a M. Bureau řídil schůz III. komise a zúčastnil se všech podnášek.

Práce III. komise souvisejí s pracemi II. komise, neboť nejintensivněji se nyní studují poruhy příjmu, které přicházejí z různých míst meziplanetárního prostoru, ze slunných slunečních i ze sluneční korony, z Mléčné dráhy a jiných míst. Z počátku tyto poruhy mimozemského původu rušily hlavně radary, dnes je jim třeba vnovat pozornost i s ohledem na jiné důležité radioelektrické spoje.

IV. Fyzikální zjevy radiotelekomunikací. Této komisi, která obsahuje největší část radiotechniky, předsedal známý matematik Balthasar van der Pol. Přednesy autorů jednotlivých prací glosovaly bystrými poznámkami a často upozorňovaly na matematické souvislosti, jichž si experimentátor někdy nepovídá.

Při sjezdu URSI bylo pamatovalo též na exkurze do zajímavých laboratoří. Tak jsem mohl zhlednout některá pracoviště na Královské technice ve Stockholmu. Sama budova je architektonicky krásná. Je z neomítatelných cihel, jak je na severu


obvyklé, a rozkldá se imponantně na mřížné stoupajícím svahu. Křídla budov tvoří krásné vstupní prostranství, jemuž vévodí kašna s hojnou tryskající vodou. Krásná parková úprava volných prostorů je ve Švédsku samozřejmostí.

Na stockholmské technice jsme zhlédli především automat pro samočinnou registraci průběhu impedance v závislosti na frekvenci. Průběh se jeví na obrazové elektronice, získané křivky lze snadno zachytit fotograficky. Dále byla předvedena harmonická analýza skreslených průběhů s pomocí filtru, jehož charakteristiku lze plynule měnit. V jiné laboratoři jsme mohli sledovat vznik umělé aurory borealis (severní záře), jejímž studiu Švédsko věnuje pozornost. V jiné laboratoři byla právě dokončena montáž betatronu pro 30 megaelektronvoltů. Specialitou profesora Alfvéna je elektronika nového druhu, zvaná *trochotron*. Její podstatou je elektronový paprsek, opisující v mřížném magnetickém poli *trochoidu*, která může vyústit na některé z pomocných elektrod podle toho, jaký je potenciál těchto elektrod. Ukažali nám také použití *trochotronu* jako počítací.

Zajímavá byla celodenní exkurze do universitního města Uppsale. Hlavním cílem byly laboratoře profesora Norinderu na tamní univerzitě. Byly vybudovány částky jednoho milionu švédských korun, darovaných mužem, který v 16 letech unikl smrti při úderu blesku v jeho bezprostřední blízkosti. Učinil tehdy slib, že věnuje velikou částku na výzkum blesku, podaril-li se mu nabýt většího jména. Slibu dosáhl, a profesor Norinder má nyní k dispozici skvěle vybavenou laboratoř pro studium nejvyšších napětí. Laboratoře jsou ve vzdálenosti několika kilometrů za městem. Hlavní síň pro zkoušky s nejvyšším napětím dosahuje výše tříposchoďového domu. Prof. Norinder disponuje zde jednofázovým transformátorem pro půl milionu voltů, nárazovým generátorem pro napětí přes milion voltů a řadou menších zdrojů vln. Velká kondenzátorová baterie je určena ke studiu výbojů o veliké intenzitě při vysokém napětí. Současným použitím nárazového generátoru a uvedené baterie je možno jedním výbojem roztřístiti telegrafní sloup na třísky, podobně jako při úderu blesku.

V Uppsale byly účastníci hosty městské správy a tamní univerzity. Zvláště poučná byla návštěva hlavní budovy uppsalské univerzity a krásně upravené knihovny s milionem svazků. Na programu nechyběla prohlídka památných svazků této kulturní pokladnice, mezi nimi pro Čechy významný *Codex Argenteus*, který pochází


Hlavní universitní budova v Uppsale

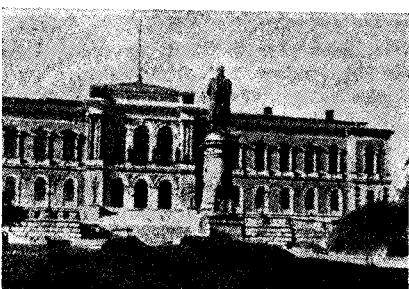

ROZHLAS a TELEVISE

na sletišti

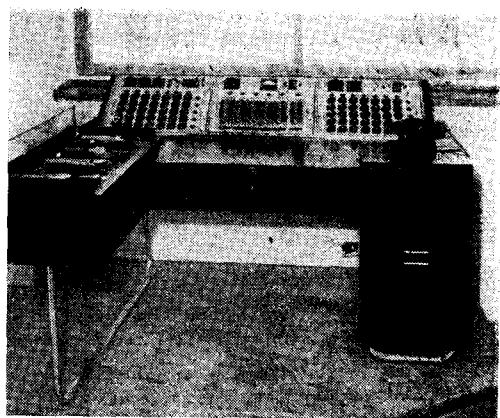Hlavní režijní stůl. Uprostřed hlavní regulátory, po stranách křížové přepojovače, vyřešené osmipólovými lamelovými ob-jímkami; vlevo gramofony pro reprodukování hudby.





Dodatkem k informacím z předch. čís. t. 1. několik podrobností. Zesilovače o výkonu 25 W pracovaly paralelně do stotovoltové sítě (čti článek dr. Ing. Merhauta v RA 5/48, str. 128). Celkový výkon zesilovače byl 4750 W. Samočinná hledací zařízení trvale kontrolovala funkci zesilovače, spojovacích vedení, reproduktoru i zdrojů; na případnou poruchu upozor-

nila příslušná návštěvní žárovka a současně vstoupil v činnost nahradní orgán. Na hlavním režijním stole ústilo 14 vstupních linek: od mikrofonu v hudebním sálu, od náčelnického můstku, od dvou gramofonů, od mikrofonu u vlajkového stožáru s dvou věží, z presidentského kabinetu, ze středu cvičiště, z městského a státního rozhlasu, z hlasatelny a od elektrického gongu. Sou-

Kontrolní a řídící orgán. Vlevo panel návštěvní a spojovací; jeho důležitou součástí je krovový volič, který nepřetržitě ohledává vedení a návštěvní žárovku ohlášení poruchy. Vpravo regulátory hlasitosti reproduktoru, spojených do skupin; nad nimi rozhlasový přijimač. —

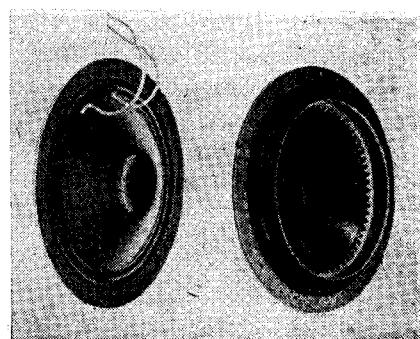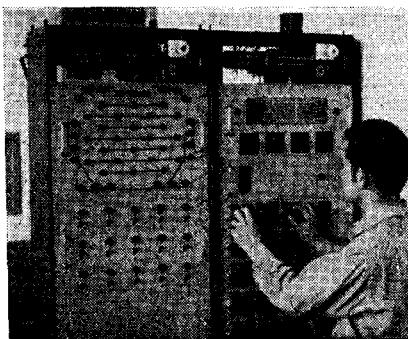Pístová membrána zemního reproduktoru; pohled s obou stran.



z Prahy. V universitní budově při odpoledni na uřízení prorektora uvedl Sir Appleton rozdíl mezi kariérou úřednickou a akademickou. Připomněl, že sám byl profesorem v Cambridge, nyní jest „jen“ státním úředníkem. „Výhodou na univerzitě jest“, řekl, „že o určitém problému můžete přemýšlet řadu dní, aniž zaujmete stanovisko. Naopak v administrativě jste často nuceni rychle se rozhodovat. Jiný rozdíl je ten, že v akademickém životě můžete vyjádřit svůj názor docela volně. V úředním životě musíte být velmi opatrní, než vyřknete svůj úsudek.“

Při prohlídce vysokých škol ve Švédsku nelze si nevšimnout krásného, moderního zařízení učeben a laboratoří, které se skvěji čistotou. Vedle nich je i řada reprezentačních místností se vzácnými uměleckými památkami i sbírkami historických přístrojů. Návštěva universitního města Uppsale nemohla být zakončena lépe než zastávkou v odlehém Linnéově muzeu, zřízeném v usedlosti, kde věhlasný přírodopisec dožil svá léta. Mnoho památek tam po něm zůstalo, nábytek, odev a denní potřeby vedle krásně uspo-


řádané sbírky jeho vědeckých prací, herbareje a j. V přilehlém parku rostou ještě stromy a rostliny, které sám zasadil.

S hlediska radiotechnického byla nejzajímavější exkurze do elektronických laboratoří techniky v Göteborgu profesora O. Rydbecka. Tato technika vznikla ze soukromé nadace Chalmersovy a z velké části používá dosud původních starých budov. Vedle nich však vyrůstají na rozsáhlých pozemcích nové moderní budovy pro další laboratoře prof. Rydbecka. Ačkoliv nyní jsou tyto laboratoře stěsnány v nevyhovujících malých prostorách, jsou tím zajímavější pro bohaté vybavení přístrojů hlavně v oboru centimetrových vln. Prof. Rydbeck používá hojně amerického materiálu. Z vyřazených amerických vojenských stanic podařilo se mu zakoupiti přes tři vagony velmi cenných součástí. Viděli jsme v chodu spojení na 10, 3 i 1 cm délky vlny. V konstrukci elektronek se na göteborgské technice studují elektronky s putující vlnou a prof. Rydbeck četl na sjezdu URSI zajímavý příspěvek k teorii těchto důležitých zesilovačů na nejkratších vlnách.

časné bylo lze směšovat až pět signálů.

Síť zemních reproduktorů, instalovaná na ploše cvičiště, představuje logické řešení daného problému a pokud lze posoudit v konstrukci i činnosti, je i řešením moderním a úspěšným. Umožnilo naprostoto „synchrone“ cvičení i sborový zpěv. Pro cvičící byla volena reprodukce jasná a ostře rytmická (s potlačenými hloubkami), kdežto reproduktory na tribunách přenášely celé frekvenční pásmo.

Pracovní kolektiv techniků VTÚ, Čs. rozhlasu a mln. pošt dodržel svůj slib: v hlavních sletových dnech uskutečnil televizní přenos ze sletiště do několika přijimačů, přístupných veřejnosti v domě Čs. rozhlasu a na jiných místech v Praze. Zájem obecenstva byl značný a mnozí z těch, na něž se nedostalo vstupenek na sletiště, byli by prodleli před televizním přijimačem celé odpoledne. Převážná většina diváků byla spokojena. Zejména působivé bylo prolínání záběrů z různých míst cvič-

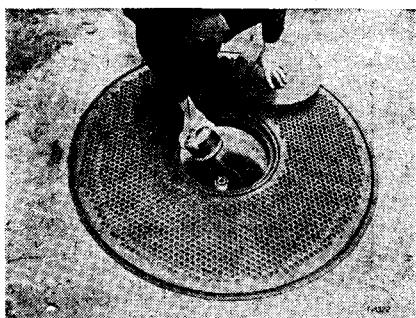

Difusory zemního reproduktoru, jimiž se zvuk rozvádí do stran. Děrovaný pancéř, který unese šestinové auto, je odstraněn.


Cvičiště a bylo důkazem, že na sletiště bylo několik přijímacích kamer.

Přimlouváme se zde, aby příslušná mísťa oznámila, jak hodlají nadále vyslat televizní pořady v obrazu i ve zvuku; mnozí čtenáři netrpělivě čekají, kdy se budou moci pokusit o zachycení pražského televizního vysílače vlastním amatérským přijímačem. *hv*

Magnetoindukční přenoska

Americká firma Astatic, známá z dob prvních přenosů krystalových, ohlašuje nový druh přenosky s označením *v nadpisu a uvádí o ní, že nemá vzduchovou mezeru, která loví nečistotu a bývá zdrojem poruch. Přenoska má samozřejmě trvalý hrot a dává napětí 0,1 V, to je však všecko, co podstatně o ní výrobce uvádí. Kdyby někdo z čtenářů znal podstatu nové úpravy, prokáže nám i ostatním laskavost, jestliže ji sdělí k otištění.*

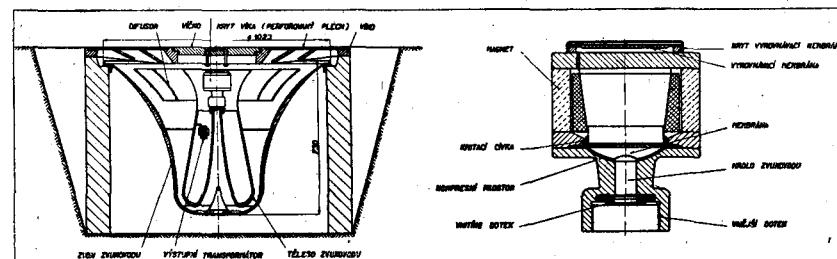Řez zemním reproduktorem. Zvoncový exponenciální zvukovod dává značnou účinnost a zabezpečuje systém proti povětrnosti a vodě. **V edle:** Řez reproduktorem systémem. Průměr kmitací cívky se téměř shoduje s průměrem pístové membrány. Vyrovnaná membrána zamezuje stlačování vzduchového polštáře uvnitř systému. (Podrobný popis viz Slaboproudý obzor, č. 4/1948, str. 83.)




Každý posluchač radiotechniky na göteborgské technice sám vypočítá, sestaví, vyberá a pak promění několik elektronek. Řada posluchačů pracuje v laboratořích i v prázdninách. Mimo laboratoře v hlavní skupině budov disponuje prof. Rydeck i několika polními laboratořemi, rozsétými v okolí, a jedna radioelektrická observatoř se právě buduje až za polárním kruhem, aby byly sledovány i propagační poměry na dálném severu. Podobně, jako navrhujeme polní laboratoř pro pražskou techniku, jsou i tyto göteborgské venkovní laboratoře umístěny v jednoduchých dřevěných domech, jichž zřízení ani udržování není nákladné. Slouží jednak soustavnému studiu ionosféry, jednak výzkumu atmosférických poruch a sledování zjevů při šíření elektromagnetických vln pozorováním příjmu některých vybraných stanic. Používané soupravy jsou většinou se samočinnou registraci a pracují ve dne v noci. Technika je ovšem vybavena i potrebnými vozy k udržování styku mezi ústředním a polními observatořemi.

Pro nedostatek místa nemůžeme se tu zabývat bohatým obsahem prací, předlo-

žených na VIII. sjezdu URSI. Mnohé otvírají nové cesty v rozvoji radiotechniky. S hlediska radioamatérů uvedeme však potěšitelné ocenění jejich příspěvků k rozvoji radiotechniky. Z úst vynikajících vědeckých pracovníků byl tu zádařně cenný přínos radioamatérů při pozorování různých radioelektrických zjevů. Mnohé zákonitosti dají se objasnit jen dlouhodobým soustavným pozorováním mnoha pracovníků na nejrůznějších místech zeměkoule. Na sjezdu URSI bylo usneseno, že v budoucnu budou radioamatérů přizváni k určitým pozorováním, a to vždy prostřednictvím svých národních organizací, které výsledky pozorování soustředí a předají ústředí URSI. Doufám, že budu mít ještě příležitost, vrátit se k obsahu náplní III. sjezdu URSI. Zde stačí konstatovat, že sjezd splnil své poslání a stal se dalším mocným popudem k intensivní práci v různých odvětvích vědecké radiotechniky.

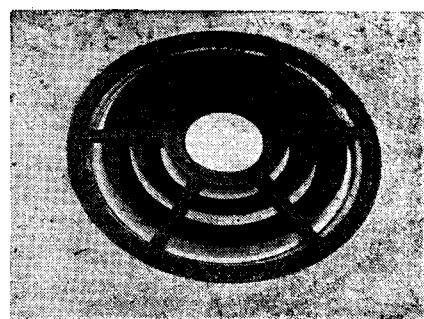Na zpáteční cestě ze Švédská jsem se zastavil v Kodani na pozvání profesora J. Rybnera, který se rovněž zúčastní sjezdu URSI, abych si prohlédl laboratoře je-



Televize v Pardubicích

Na výstavě „Východní Čechy republike“ v Pardubicích předváděl místní závod Tesly televizní zařízení. Podle zpráv denního tisku, z nichž jeden jmenem jsme se o tom dozvěděli, bylo předvádění zajímavé jak po technické, tak po programové stránce.

Jakost a výkon zesilovačů

Ze tyto dva pojmy nejsou totičné, že totiž jakostní zesilovač nemusí být výkonem blízký rozsáhlé rozhlasové ústředně jak často bývá, o tom přinesl doklady z literatury i vlastních úvah a zkušeností H. S. Casse v let. srpnovém Wireless Worldu. Uvádí výkon 4 W jako maximum, potřebné v bytovém prostředí a řadu dalších dokladů připomínají některých konstruktérských zvyklostí. Podobně vyznala připomínka komentátora Electronics o několika měsících dříve (a zdá se rozumnou i nám): aby někdo sestrojil a dodával na příklad gramofilmů místo olbrimbých centrál s desítikami wattů zesilovače s rozumným výkonem a vlastnostmi, ale hlavně cenou.

ARRL zvyšuje příspěvky

Od prvního července t. r. zvýšila American Radio Relay League, která je světovou organizací amatérů vysílačů, příspěvky o 1 dolar ročně. Ve Spojených státech platí členové ARRL 4 dol. ročně, v Kanadě 4,50 dol., jinde 5 dol. Další rodinní příslušníci, kteří nedostávají časopis QST, platí 1 dol.

ho a profesora Nielsena na tamní technice. Elektronické laboratoře kodaňské Královské techniky jsou umístěny v nové, pěkné budově, a jsou dobře vybaveny moderními přístroji. I v oboru centimetrových vln disponují vhodnými přístroji, mimo jiné i americkým radarem. Právě se dokončuje centimetrové spojení mezi vědeckou a majákem, vzdáleným 44 kilometry. Poměrně neveliký počet posluchačů umožňuje i správnou práci v laboratořích: na téze úloze pracují současně jen dva posluchači, takže se mohou s přístroji důkladně seznámit. Zařízení laboratoři na kodaňské technice nám může být vzorem již proto, že Dánsko nemá k dispozici tak bohatých finančních zdrojů jako Švédsko, a mimo to prožilo okupaci jako my. Kodaňská technika těsně spolupracuje s jinými státními ústavy, úřady i průmyslem. Na př. udržuje v chodu přesné krystalové hodiny, od nichž odebírá „čas“ i kodaňská observatoř, srovává jej s časem, získaným astronomicky, a stanovi příslušné korekce.

NEGATIVNÍ ODPOR

Pojem negativního odporu, kterým se ve fyzikálním pojetí nahrazuje obvyklý výklad oscilátoru jakožto elektronického mechanismu, je sice ve své podstatě znám z elektrotechniky klasické, není však (vinou ojedinělého zpracování v dostupné literatuře) zcela běžný každému čtenáři, který jej s rozvojem méně obvyklých obvodů potřebuje stále častěji. V následujícím článku pokusíme se proto představu záporného odporu ozřejmit v té podobě a rozsahu, jak nám to dovolují prostudované prameny a zkušenosti s jeho aplikací.

1. Resonanční obvod.

Vnikne-li do paralelního resonančního obvodu proudový náraz (na př. sepnutím spinače na obr. 1), způsobí na př. v inklinaci obvodu proud

$$i' = C_1 e^{-\omega_0 t} 2Q \cdot \sin(\omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4} Q^2} + \varphi) \quad [1]$$

kde Q je činitel jakosti obvodu, ω_0 resonanční kmitočet $= 1/\sqrt{LC}$ a integrační konstanta C_1 a úhel φ jsou dány počátečním stavem.¹⁾

Rozborom vzorce lze snadno nalézt, že pro $0 < Q < \infty$ se při každém proudovém nárazu vyvinou v obvodu tlumené kmity, které podle velikosti Q rychleji, nebo pomaleji dozívají. Pro $Q = \pm \infty$ vymíže vzorec [1] část exponenciální a odmocniny části periodické a vzorec přejde ve tvar

$$i' = C_1 \sin(\omega_0 t + \varphi) \quad [2]$$

což je výraz pro střídavý proud, tedy kmity netlumené.

Ve skutečnosti ovšem nelze z technických (tedy nikoliv ideálních, bezztrátových) součástek sestavit obvod s nekonečným součinitelem jakosti, takže

resonanční obvod sám o sobě nikdy nemůže plně kmitat. Jakýkoliv popudový náraz působí jen tlumené oscilace.

Hledejme nyní, jakou impedanci by bylo třeba připojit k resonančnímu obvodu, aby jakost byla nekonečná. Použijeme vzorec

$$Q = R \sqrt{C/L}$$

a paralelně k odporu R přiřadíme hledanou impedanci Z s požadavkem $Q = \infty$:

$$Z = \frac{RZ}{R+Z} \sqrt{\frac{C}{L}} \quad [3]$$

Pro konečné hodnoty R , C , a L vyhovuje rovnici [3] výsledek:

$$Z = -R \quad [4]$$

Resonanční obvod má nekonečný činitel jakosti a kmítá netlumeně tehdy, pripoji-li se k němu záporný odpor stejně velký,²⁾ jako odpor, kterým je okruh tlumen.

Připojená záporná vodivost se algebraicky seže s původní vodivostí kladnou (ztrátovou) a výsledkem je vodivost nulová. Negativní odpor dodává obvodu energii zmařenou ztrátami (v ekvivalentním odporu R) a je vidět, že nemůže být pouhou dvojpólovou součástkou. Je zařízením, které z vnějšího zdroje spotře-


¹⁾ Proudový náraz nemusí být vyvozován uměle. V obvodu stále působí nepravidelné proudy, vyvolané na př. tepelným šumem odporní.

²⁾ A správného druhu, viz dále.

Obraz 1. Obecný resonanční obvod s pozitivním odporem.

Obraz 2. Negativní odpor může existovat jen jako odpor diferenciální.

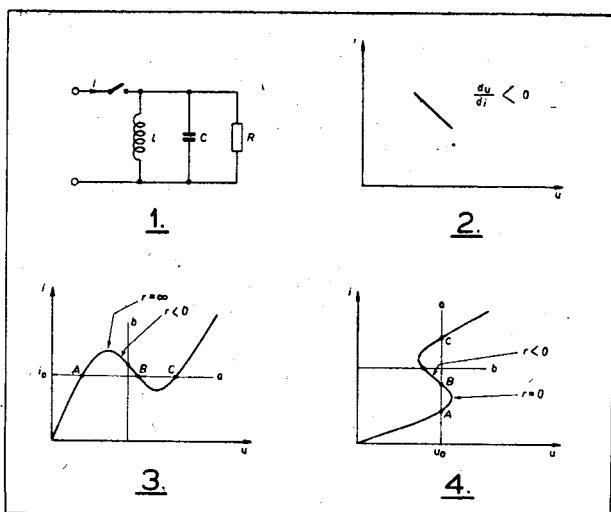— Obraz 3, 4. Dva druhy nositele zápor. odporu: dynatron, oblouk.



Vlastimil ŠÁDEK

buje alespoň takový příkon, jaký se v resonančním obvodu přemění v teplo.

Podobné vztahy platí i pro seriový resonanční obvod: negativní odpor, rovný odpor seriovému, se připojí do série s resonančním obvodem.

Záporný odpor a ústrojí, které určuje kmitočet, lze nalézt v každém oscilátoru, byť v některých případech si bylo lze snadno představit obě části odděleny (u rázových generátorů participuje ne-lineárnost negativního odporu na určování kmitočtu).

2. Negativní odpor.

Skutečný negativní odpor $R = -u/i$ ovšem neexistuje. Negativním odporem je méně záporný diferenciální odpor $r = du/di < 0$, t. j. ta část křivky $i = f(u)$ užitého zařízení, která má zápornou strmost (obraz 2).

Jelikož každé zařízení obsahuje pozitivní odopy (při nejménším odpor spojů), pak z podmínky nulového výkonu ($N = i^2 r = 0$) při stavu $u = 0$ plyne $i = 0$. Křivka, jejíž části se zápornou strmostí jde použito jako negativního odporu, vychází tedy z počátku a pokud přes extrémní hodnotu strnosti nedosáhne strnosti záporné, je diferenciální odpor kladný, $du/di < 0$. Celkový průběh je ne-lineární, neboť jak je patrné z předcházejícího, skládá se z nejméně jednoho úseku stoupajícího (pozitivního) a z nejméně jednoho úseku klesajícího (negativního), které do sebe plně přecházejí. Nelineárnost průběhu je podstatná pro stabilitu amplitudy generovaných kmít.

Z obrazu 2 vyplývá, že jsou možné dvě cesty, jak z počátku dosáhnout úseku se zápornou strmostí: buď počáteční stoupající úsek navazuje na levý (horní) konec úseku klesajícího, nebo na jeho pravý (spodní) konec. Popsané dvě možnosti jsou charakteristické pro funkci zařízení.

Dynatron.

Navazuje-li počáteční stoupající úsek na levý konec úseku klesajícího (obraz 3),

je-li tedy přechodová hodnota diferenciálního odporu nekonečná a z hodnoty proudu (i_0 , obraz 3) není hodnota napětí jednoznačně určena, nazývá se charakteristikou dynatronovou, ať je charakteristikou skutečného dynatronu, nebo jakéhokoliv jiného zařízení.

Zařízení s dynatronovou charakteristikou osciluje stálou amplitudou jen ve spojení s paralelním resonančním obvodem, za předpokladu, že je splněna podmínka [4]. (Odvození viz odstavec 5.)

Připojí-li se k dynatronu seriový resonanční obvod, zařízení nekmitá ani při splnění podmíny [4]. K podepření předešlých dvou vět lze použít mnemotechnické pomůcky. Se zvětšujícím se koeficientem jakosti těsně resonanční odpor paralelního obvodu k hodnotě nekonečné a do obrazu 3 jej lze zakreslit jako přímku a . Tuto přímku protiná funkční křivka ve třech bodech A , B a C , z nichž bod B je labilní; oscilace se mohou vyvinout. Naproti tomu resonanční odpor seriového obvodu se se zvětšující jakostí blíží hodnotě nulové; přímka nulového odporu b protiná křivku v jediném, tedy stabilním bodě.

Zmenšováním kapacity paralelního resonančního obvodu, připojeného k dynatronu, ztrácí generované napětí sinusový průběh a při extrému $C = 0$ jsou vyráběny čisté relaxační kmity (viz na př. pramen, uvedený na první místě v seznamu).

Oblouk.

Navazuje-li počáteční stoupající úsek na pravý konec úseku klesajícího (obraz 4), je-li tedy přechodová hodnota diferenciálního odporu nulová a hodnotou napětí (u^0 , obraz 4), není velikost proudu jednoznačně určena, jde o charakteristiku oblouku, ať je vyvolána skutečným výbojem v plynu, nebo jakýmkoliv zařízením jiným.

Negativní odpor s charakteristikou oblouku může vyvolat netlumené kmity jen ve spojení se seriovým resonančním obvodem, ovšem za předpokladu splněné podmínky [4]. (Odvození viz odstavec 5.)

Připojí-li se k zařízení s charakteristikou oblouku paralelní resonanční obvod, oscilace se nevyvinou ani při splnění podmíny [4]. Lze opět použít mnemotechnic-

ké pomůcky: Resonanční odpor seriového obvodu se s rostoucím koeficientem jakosti blíží nule, a do grafu (obraz 4) jej lze zakreslit jako přímku a , která protiná charakteristiku oblouku ve třech bodech, při čemž střední poloha (bod B) je labilní. Naproti tomu grafický obraz ideálního paralelního resonančního obvodu (přímka b) protíná průběh v jediném stabilním bodě.

Se zmenšováním indukčnosti seriového resonančního obvodu, připojeného k zařízení s charakteristikou oblouku, se zhorší čistota sinusového průběhu generovaného napětí a při extrému $L = 0$ vyrábí zařízení relaxační kmity. V každém generátoru pilových kmitů, jejichž kmitočet bývá pravidelně určován velikostí kondenzátoru ($L = 0$), lze nalézt zdroj negativního odporu s charakteristikou oblouku.

3. Zařízení s negativním odporem

a) Negativní diferenciální odpor lze především považovat za přirozenou vlastnost některých jednoduchých ústrojí:

Dynatronové charakteristiky lze dosáhnout u elektronek vhodným využitím sekundární emise (pravý dynatron), rozložení proudů, konečné rychlosti elektronu (Barkhausen-Kurzův oscilátor, magnetron, klystron) a elektronové optiky.

Charakteristiku oblouku má skutečný výboj v plynu (plynem plněná elektronka), krystalová dioda a některé elektrody elektronek se sekundární emisí nebo s využitím rozložení proudů.

b) Pro techniku oscilátorů jsou nejdůležitější negativní odpory, vznikající uměle, zavedením pozitivní zpětné vazby v zesilovači.

Dynatron.

Hledáme-li hodnotu vstupní impedance Z_i zesilovače s pozitivním ziskem A a s nulovým výstupním odporem, jehož vhodná výstupní svorka je spojena odporem R se vstupem (obraz 5), dojdeme ke vzorce

$$Z_i = R/(1 - A) \quad [5]$$

Ze vzorce je vlivné, že pro $A > 1$ je vstupní impedance záporná. Změnou provozního napětí (pracovního bodu) a změnou amplitudu oscilaci se mění u elektronkového zesilovače i střední hodnota zisku a tedy i hodnota vstupní impedance: pro $A = 1$ je nekonečná a pro $A < 1$ je kladná. Ze skutečnosti, že vstupní impedance může mít hodnotu kladnou, zápornou a přechodovou hodnotu *nekonečnou*, lze podle

obrazu 3 a příslušné definice soudit na její dynatronový charakter.

Podobné vlastnosti má výstupní impedance Z_o zesilovače s původním výstupním odporem R_o a s pozitivní zpětnou vazbou napětím (obraz 7). Podle vzorce

$$Z_o = R_o/(1 - \beta A) \quad [6]$$

může mít výstupní impedance jak hodnotu kladnou ($\beta A < 1$), tak nekonečnou ($\beta A = 1$) nebo zápornou ($\beta A > 1$). I zde je dynatronový charakter patrný.

Oba předchozí případy (obraz 5 a 7) lze zařadit pod pojem zesilovače s pozitivní zpětnou vazbou napětím a podle uvedeného rozboru vzorce [5] a [6] platí, že

zesilovač s pozitivní zpětnou vazbou napětím má charakteristiku dynatronovou, stanov se tedy oscilátorem jen ve spojení s paralelním resonančním obvodem.


Sledujeme-li závislost hodnoty Z_i vzorce [5] (resp. hodnoty Z_o vzorce [6]) na velikosti zisku A (resp. βA), zjistíme, že s rostoucím ziskem (od bodu A , resp. $\beta A = 1$) se zmenšuje hodnota záporného odporu a tedy podle podmínky [4] je pro paralelní resonanční obvod s menším koeficientem jakosti potřeba relativně většího zisku zesilovače. Podle zásad platných v technice zesilovačů roste náklad s požadavkem většího zisku (při stejném pásmu) a tu ve snaze po hospodárnosti hledíme dosáhnout zesilovačem s pokud lze malým ziskem co nejmenšího negativního odporu, tedy takového, který by byl s to paralysovat ztráty co nejméně jakostního obvodu.

Je-li vztahem $A > 1$ ve vzorce [5] dano, že výsledek bude záporný, lze se snažit o menší Z_i zmenšováním odporu R . Podle obrazu 5 lze sice odpor R nahradit bezodporovým spojem, nulového Z_i se tak však nedosáhne, neboť u technického zesilovače leží v serií s odporem R výstupní odpor zesilovače R_o . U zapojení podle obrazu 5 lze tedy dosáhnout nejehospodárnějšího stavu spojením odporu R nakrátko s výsledkem

$$Z_{i\min} = R_o/(1 - A) \quad [7]$$

Stejněho výsledku se dosáhne zapojením podle obrazu 7 (vzorec [6]), volí-li se $\beta = 1$. Pak stejně, jako u případu předešlého je vstup spojen přímo s výstupem, je tedy vstupní impedance totožná s impedancí výstupní a obě zařízení (obraz 5 a 7) jsou v této úpravě stejná:
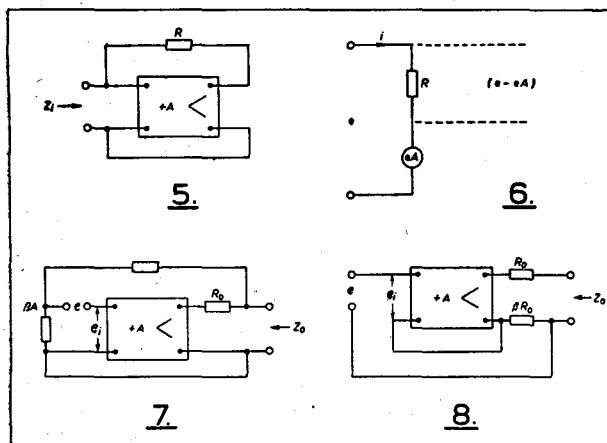
$$Z_{i\min} = Z_{o\min} = R_o/(1 - A) \quad [8]$$



Obraz 5, 6, 7. Zesilovač s pozitivní zpětnou vazbou napětím představuje záporný odpor s charakteristikou dynatronu. — Obraz 8. Zesilovač s pozitivní zpětnou vazbou proudem je záporným odporem s charakteristikou oblouku.

V případech, kde lze předpokládat $A \gg 1$, je možno ve jmenovateli vzorce [8] zanedbat jedničku proti hodnotě zisku a dosazením $A = SR_o$ se dojde k zajímavému výsledku

$$Z_o = -1/S$$

Minimální dosažitelný negativní odpor dynatronových zařízení je přibližně roven pětadvaceti hodnotě strmosti a nezávisí na pracovním odporu. Obsahuje-li zesilovač více stupňů, je strmosti minimální strmost koncové elektronky, násobená ziskem stupňů předchozích.

Při odvozování zařízení s dynatronovou charakteristikou byl vysloven požadavek zesilovače s pozitivním ziskem. Jelikož běžný zesilovací stupeň obraci polaritu, je k vytvoření negativního odporu zapotřebí zesilovače dvoustupňového nebo jiného vhodného spojení dvou elektronek. Positivní zisk lze rovněž nalézt mezi brzdicí a stímnici mřížkovou pentody (transitron). Nejběžnější oscilátory používají zesilovače jednostupňového a polaritu obracejí transformátorem. Transformátor pravidelně zároveň tvoří indukční součást resonančního obvodu.

Oblouk

Rozborem zesilovače se ziskem A , s původním výstupním odporem R_o a pozitivní proudovou zpětnou vazbou s koeficientem β (obraz 8) lze pro výstupní impedanci Z_o nalézt výraz

$$Z_o = R_o(1 + \beta - \beta A) \quad [9]$$

Obvykle lze předpokládat jednu z nerovností $\beta \ll 1$ nebo $A \gg 1$ a vzorec [9] se tedy může zjednodušit ve tvar

$$Z_o = R_o(1 - \beta A) \quad [10]$$

Podle velikosti βA může být výstupní impedance kladná ($\beta A < 1$), nulová ($\beta A = 1$) nebo záporná ($\beta A > 1$), jde tedy podle obrazu 4 a příslušné definice o zařízení s charakteristikou oblouku.

Zesilovač s pozitivní zpětnou vazbou proudovou má charakteristiku oblouku, stanov se tedy oscilátorem jen ve spojení se seriovým resonančním obvodem.

Na rozdíl od případu dynatronu, u zesilovače s pozitivní zpětnou vazbou proudem se zvětšováním zisku hodnota negativního odporu vrátí, ale v souhise s vlastnostmi seriového resonančního obvodu větší Q odpovídá menšímu seriovému odporu) platí opět, že pro resonanční obvod s menším koeficientem jakosti je zapotřebí rel. většího zisku zesilovače.

Při konstrukci běžných oscilátorů se umělý negativní odpor s charakteristikou oblouku příliš neuplatní, většinou se používá paralelních resonančních obvodů a tedy dynatronu. Těžiště významu negativního odporu, vzniklého pozitivní zpětnou vazbou proudovou, leží, jak již byla zmínka v odstavci 2, u generátorů rázových (speciálně pilových) kmitů, protože zařízením s charakteristikou oblouku jsou generovány rázové kmity při $L \rightarrow 0$ a kondenzátor je přijemnější stavební součástkou (menší ztrátový úhel, relativně menší parazitní indukčnost) než cívka, vyžadovaná dynatronovým rázovým generátorem (větší ztrátový úhel, relativně větší parazitní kapacita). Rozborem používaných generátorů pilových kmitů (Puckleův, Potterův, rá-

zující oscilátory, transitron — anodová impedance, a jiné) se skutečně všude na- leze neprudková zpětná vazba.

Při odvozování umělého dynatronu a oblouku bylo mléky předpokládáno, že zisk, vnitřní odpor a koeficient zpětné vazby jsou reálné. Je-li alespoň jedna z uvedených hodnot komplexní, je i příslušný negativní odpor komplexní: jeho reálná složka se uplatní na odlumení resonančního obvodu a složka imaginární způsobí jeho rozladění.

4. Stabilita amplitudy

Případě-li se k resonančnímu obvodu lineární negativní odpor, přesně rovný jeho odporu ztrátovému, pak podle vzorce [2] je amplituda generovaného napětí úplně neurčitá, neboť vzorec obsahuje integrační konstantu C_1 , která je funkci počátečního stavu. „Počáteční stav“ se ovšem stále mění (na př. vlivem tepelného šumu) a amplituda by tak sledovala každý nepatrny vliv: nabývala by jakékoliv hodnoty v mezech 0 až ∞ .

I z jiných důvodů si nelze představit správnou činnost spojení resonančního obvodu s lineárním negativním odporem: Vlivem tepelných změn stále nepatrny kolísá jak hodnota ztrátového odporu resonančního obvodu, tak hodnota negativního odporu. V okamžiku, kdy by byl ztrátový odpor (R) paralelního resonančního obvodu o sebenepatrnejší hodnotu menší než odpor negativní (Z), by podle vzorce [3] bylo Q kladné a podle vzorce [1] by amplituda klesala příslušnou rychlostí k nule. V případě, že by odpor resonančního obvodu vzrostl nad hodnotu odporu negativního, by Q bylo záporné, exponent ve vzorce [1] tedy kladný a amplituda by vzrůstala k nekonečnu.

Jak bylo však odvozeno v odstavci 2, je technický negativní odpor nutně nelineární. Pracovní dynamická hodnota diferenciálního odporu je pak dána převratnou hodnotou strmosti spojnice obou krajních bodů rozkmitu. Krajní body rozkmitu ovšem leží na křivce negativního odporu, a z obrazů 3 a 4 lze nalézt, že pro vhodný pracovní bod

negativní odpor dynatronu se se zvětšováním amplitudy napěti zvětšuje, na- proti tomu negativní odpor oblouku se vzrůstem amplitudy proudu klesá.

V převedení do pojmu umělých negativních odporů, způsobuje vzrůst amplitudy pokles zisku zesilovače jak dynatronu (vzorec [8]), tak oblouku (vzorec [10]).

Pro řešení otázky stability amplitudy použijeme obrazu 9, na kterém je podle vzorce [8] vynešen přibližný průběh závislosti hodnoty diferenciálního odporu dynatronu na amplitudě; hodnoty na obou osách vzrůstají od nuly, jejich měřítka však mohou být obecně jakkoliv nelineární. Na osu y je v záporném smyslu vynešena kladná hodnota resonančního odporu paralelního obvodu (bod $R = Z$). (Odvození předpokládá, že hodnota negativního odporu se mění současně, tedy bez časového rozdílu, se změnou amplitudy.)

Je-li v počátečním stavu amplituda nulová nebo menší než hodnota P , je negativní odpor menší než ztrátový odpor resonančního obvodu a podle vzorce [3] je Q záporné, což značí, že vlastnosti obvodu jsou reálné, alespoň jedna z uvedených hodnot komplexní, je i příslušný negativní odpor komplexní: jeho reálná složka se uplatní na odlumení resonančního obvodu a složka imaginární způsobí jeho rozladění.

dokud nedosáhne hodnota P , při které je ztrátový odpor roven odporu negativnímu.

V případě, že by amplituda přebhla hodnotu P nebo že by byl počáteční stav dán vnučeným napětím o amplitudě větší než P , je záporný odpor větší než odpor ztrátový, Q je kladné, exponent ve vzorce [1] záporný: obvod je tlumen, amplituda se zmenšuje až na hodnotu P .

Jelikož jakékoliv odchylení amplitudy od hodnoty P vyvolá podmínky nutné k po- hybu směrem k tomuto bodu a dosažením hodnoty P se přičiny ke změně amplitudy

ku. K vysvětlení je použito charakteristiky oblouku na obrazu 10; kladná hodnota resonančního odporu paralelního obvodu je opět nanesena v záporném smyslu k bodu $R = Z$.

Je-li v počátečním stavu amplituda nu- lová nebo menší než P , je resonanční od- por menší než odpor záporný, podle vzorce [3] je Q kladné, exponent ve vzorce [1] tudíž záporný: amplituda se zmenšuje k nule, resp. se vůbec nevyvíjí.

V případě, že by byla oscilátoru vnu- cena počáteční amplituda větší než P a menší než T , je záporný odpor menší než ztrátový odpor obvodu, Q je záporný, ex- ponent ve vzorce [1] kladný a amplituda tedy vzrůstá, dokud nedosáhne bodu T ($Z = 0$). V okamžiku, kdy je dosaženo bodu T , má Q hodnotu nulovou a exponent ve vzorce [1] je $-\infty$: obvod je spojen na- krátko a amplituda skočí v nekonečně krátkém čase na nulu.

Kdyby byla oscilátoru vnučena ampli- tuda větší než T , byl by obvod navíc tlum- men positivní částí charakteristiky oblou- ku, amplituda by se zmenšovala a při dosažení bodu T by opět skočila na nulu. Vnučením amplitudy rovné hodnotě P by se ovšem rovněž ničeho nedosáhlo, neboť tepelným kolísáním napětí a hodnot od- poru by se okamžitě rovnováha porušila a amplituda by opět klesla, buď přímo nebo přes T na nulu, která je zde jedinou stabilní veličinou.

S použitím obrazu 9 lze obdobně nalézt, že ani spojením seriového resonančního obvodu s dynatrom nevzniknou stabilní oscilace.

Již v části 3 bylo lze vidět jiné kriterium pro správnost přířazení.

V úvaze o hospodárnosti bylo zjištěno, že ještě při spojení umělého dynatronu s paralelním obvodem, tak při spojení umělého oblouku s obvodem seriovým, je pro menší koeficient jakosti, tedy pro větší tlumení, potřeba většího zisku. Přířazením resonančního obvodu k nesprávnému dru- hu negativního odporu by byla tato ekono- mická evidence zvrácena. Pokládáme-li zisk za přímo závislý na strmosti a strmosti opět za přímou funkci anodového proudu, tu při stálém anodovém i oscilačním na- pětí přemění méně jakostní resonanční ob- vod více energie v teplo a zesilovač, nutný k jeho odlumení, spotřebuje větší příkon. Opačný stav by odporoval principu o za- chování energie.

Předešlá vysvětlení jsou sotva fyzikálně dokonalá a zdaleka nevyčerpávají celý problém; správnost odvozených výsledků lze pokládat za doloženu prokázáním ne- možnosti opaku (argumentace ad absurdum). Uvedený postup jsme volili proto, že jsme v literatuře nenašli výklady ná- zornější.

Prameny:

Rothe-Kleen: Elektronenröhren als Schwin- gungserzeuger...

Rothe-Kleen: Grundlagen u. Kennlinien der Elektronenröhren.


Rothe-Kleen: Elektronenröhren als Anfangs- stufen-Verstärker.

Barkhausen: Rückkopplung.


Wallot: Theorie der Schwachstromtechnik.

Terman: Radio Engineers' Handbook.

Strutt: Verstärker u. Empfänger.

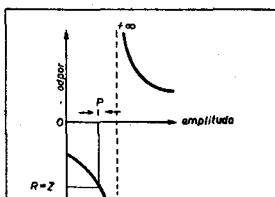

9.

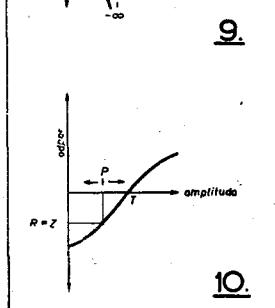

10.

Obrazec 9.
Záporný
odpor jako
funkce am-
plitudy
u zdroje
s charakte-
ristikou dy-
natrono-
vou.

Obrazec 10.
Totož u ob-
louku.

ruší, je amplituda na tuto hodnotu stabi- lisována.

Kolisejí-li některé z veličin oscilátoru, kolísá i amplituda, ovšem jen v relativně úzkých mezech okolo hodnoty P .

Z obrazu 9 je rovněž patrný evidentní vztah, že pro ztrátový odpor menší než minimum odporu negativního, oscilace vů- bec nenadají (nulová amplituda), a že *amplituda generovaného napětí je tím větší, čím jakostnější je resonanční ob- vod.*

Na otázku stability amplitudy oscilátoru, složeného ze seriového resonančního obvodu a zařízení s charakteristikou oblouku, lze dát vysvětlení postupem podobným jako u dynatronu. Odlišnost průběhu zá- vislosti odporu na amplitudě (obrazec 10) je vyvážena skutečností, že u seriového re- sonančního obvodu se zmenšuje koeficient jakosti se zmenšováním seriového odporu. To co u dynatronu platilo pro odpor, platí u oblouku pro vodivost.

5. Kriterium správnosti přířazení

V odstavci 2 bylo tvrzeno, že paralelní resonanční obvod může kmitat jen ve spojení s dynatrem, kdežto seriový obvod jen ve spojení s obloukem, a že opačné spojení oscilaci nevzbudí. Pokusme se nyní nalézt vhodná kriteria pro tato tvrzení.

Na obrazu 9 jsme ukázali, že připojením paralelního obvodu k dynutronu se vyvíjí za jistých podmínek oscilace, jejichž amplituda tímne automaticky k stabilitní hodnotě P . Podobný uzávěr učinil čtenář rozborom spojení seriového obvodu se zařízením s charakteristikou oblouku (obrazec 10).

Hledejme nyní pochody, které nastanou, provede-li se spojení nesprávné, tedy připojí-li se na př. paralelní obvod k oblou-

LADICÍ OBVODY S ŠIROKÝM ROZSAHEM

pro metrové vlny

Z Thomsonova vzorce pro kmitočet resonačního obvodu LC , $\omega^2 = 1/L \cdot C$, plyne, že k -násobné změny kmitočtu přísluší $1/k^2$ -násobné změny (L, C). Kmitočet obvodu můžeme měnit změnou L , nebo C , nebo obou současně. Omezíme-li se jen na změny plynulé, t. j. ladění v jediném rozsahu, jsou dosud běžné prostředky k ladění proměnný kondensátor a cívka s běžcem. Ladění samotným kondensátorem dovoluje poměrně značný rozsah při kmitočtech pod 30 Mc, a to s mezemí v poměru asi 3 : 1, t. j. změna kapacity 1 : 9. Při běžné vlastní kapacitě obvodu 50 pF (obraz 1a) dojdeme k účelnému kondensátoru s maximální kapacitou 500 pF. U větších kmitočtů však tato kapacita vede k poměrně malým L a tím k malému resonančnímu odporu obvodu, L/R_C , kde R je ztrátový odpor obvodu, prakt. v cívce. S běžnými elektronkami není snadné takový obvod rozkmitat. Pak je nutné vystačit s menší maximální kapacitou obvodu, a i když C_0 je u speciálních obvodů pro větší kmitočty rovněž menší, stříží dosahujeme s běžnými elektronkami pod 50 Mc/s rozsahu 2:1.

Cívka s běžcem, znázorněná v podstatě na obraze 1b, umožňuje theoreticky velmi rozsáhlou změnu L , i zde však při malých hodnotách a velkých kmitočtech klesá resonanční odpor, vadí zbylá, nezařazená část indukčnosti, která s rozptylovou kapacitou může vytvořit parasitní resonanční obvod a odissaváním energie obvodu hlavnímu vyvolat díry v průběhu rozsahu. — Oba uvedené způsoby mají nevýhodu ještě v nezbytném třetím dotyku, kterým prochází značný v proud, a jehož odpor a nestálost ruší funkci oscilátoru. Ladění kapacitou může být prosto této závady, spojíme-li dva kondensátory do série rotory, které pak nepotřebují vývod, a cívku připojíme na statory (obraz 1c).


Aby resonanční odpor ladícího obvodu nezávisel příliš na ladění, bylo by vhodné ladit současnými zhruba stejnými změnami L i C . To je splněno u ladícího obvodu s Lecherovými dráty (1d), nevýhodná je však zkratová spojka s třetím dotykem (může být odstraněno použitím zkratu kapacitního, bez přímého dotyku vodiče), a značné rozdíly zvlášť při delších vlnách. Méně přesně splňuje podmíinku současně změny L a C obvod podle 1e.

Kovový kruhový oblouk, resp. jeho část, zařazená běžcem, tvoří indukčnost; náboj běžce a elektroda, spojená s koncem oblouku, jsou polepy kondensátoru, který je proměnlivý, neboť příslušná část náboje je výstředná. Místo takové jednoduché kapacity může být obvyklý kondensátor, po případě s tříčtvrtkruhovým oběhem rotoru v čtvrtkruhovém statoru. Zůstává nevýhoda třecího dotyku a nevyužité části indukčnosti, ladící rozsah může být však značný.

Ladící obvody s širokým rozsahem, bez třecího dotyku a s ostatními náležitostmi, zejména stálostí a reproducovatelností nastavení používají způsobu, který popsal E. Karplus v (1) a (2). (Čísla se vztahují k pramenům na konci článku.) Indukčnost tvoří kruhový kovový oblouk, spojený s dvěma statory kondensátoru (obraz 1f). Mezi nimi se může otáčet soustava rotorových desek. Když se rotor vytáhne ze základu s deskami statoru, klesá kapacita vůči jednomu statoru, a tím i kapacita ladící, daná seriovým spojením obou, dokud rotor nevyjede celý z jednoho statoru, t. j. dokud roh r rotoru nepřejde do polohy B ; při dalším otáčení směrem k C je kapacita stálá. Když se však vysouvá ze statoru a roh r se vzdaluje od A směrem k B a C , způsobuje rotor elektromagnetické stínění indukčnosti a tím její pokles po celou půlotočku rotoru. Velikost obvodu, jeho celkovou úpravou (1f, g), rozlohou a počtem polepů kapacitní části, a tvarem rotoru je možné určit kmitočet, i jeho rozsah a přiběh v závislosti na postavení rotoru. Obvody tohoto druhu se hodí pro kmitočty 50 až 3000 Mc/s (úprava g pro větší kmitočty představuje poloviční indukčnosti a hodí se pro větší kmitočty).

Používá se jich v rozmanitých úpravách a zapojeních tam, kde je zapotřebí širokého rozsahu při zmíněném oboru kmitočtů. Firma General Radio, jejíž spolupracovník je původcem tohoto obvodu, s ním vyuvinula záznějové i absorpční kmitočtometry, oscilátory, kontrolní přístroje pro radarovou techniku. V přijimačích, pokud je nám známo, se zatím nevyskytuje pro zbytěně velký rozsah a z toho plynoucí obtížné ladění.

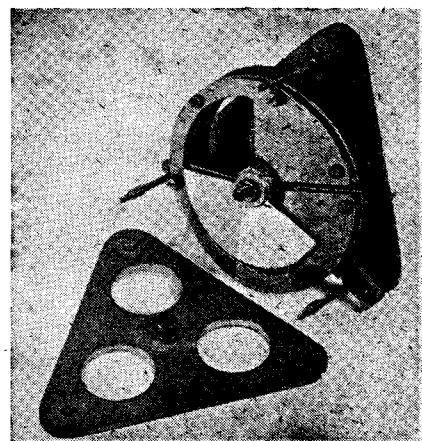Přehled vlastností těchto obvodů, imenovaných podle tvaru úpravy 1g „motylové“, najde zájemce v (1), (2) a ve výkahu v (5). Zopakujme hlavní přednosti:



Ukázka pokusné konstrukce nesouměrného motylového obvodu.


značný kmitočtový rozsah, malý útlum a tím snadné získání stálých oscilací, v obvodu není třetí dotyk, obvod je mechanicky pevný, poměrně malý, vazba je snadná, a dá se způsobem, vyznačeným na 1f, rozšířit pro menší kmitočty, ovšem s omezeným rozsahem. Kmitočet je zhruba nejjednodušší třetího průměru, činitel jakosti rádiové mezi 100 a 1000, závisí na druhé odmocnině z měrného odporu použitého kovu, kde ovšem ze známých důvodů stačí tenoučké pokovení dobrého vodiče na méně hodnotném nosiči.

Protože obvod má jen dva vývody a nedá se na něm vytvořit odbočka nebo obvod pro zpětnou vazbu, hodí se pro připojení na oscilátor upravené zapojení Colpittsovo (5). Rozdělené kapacity tvoří kapacita mezi anodou a kathodou, a mřížkou a kathodou, připojené návzájem v sérii a celkově paralelně k ladící kapacitě.


Pro úplnost uvedeme ještě příbuzný obvod válcový na obrázku 1h. Dva protíznuté prstence, vnitřní otočný, mají v naznačeném postavení indukčnost, a mezi volnými konci kapacitu, tvorenou vnitřním prstem podobně jako u motylového obvodu. V postavení, kdy je rotor o 180° pootočen, je indukčnost přibližně táz, ale kapacita mnohem menší, neboť volné konce rotoru jsou spojeny přes indukčnost prakticky rovnou indukčnosti vnějšího prstence. Tvarený rotor lze poznamenat průběh stupnice, obvod o průměru a délce asi 3 cm má rozsah 450 až 1050 Mc/s (1), (2). Omezí se dobře vodivým krytem rozměrů asi trojnásobných ztráty vyzařováním, dosahuje se Q asi 1500. Úpravou podle 1i lze dosáhnout dalších rozsahů 6–500 Mc/s za cenu malého poklesu účinnosti a širšího rozsahu na největším rozsahu.

Prameny:

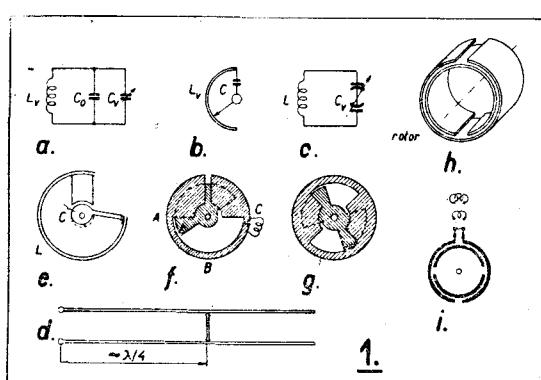- (1) The Butterfly Circuit, E. Karplus, General Radio Experimenter, č. 5, říjen 1944.
- (2) Wide Range Tuned Circuits and Oscillators, E. Karplus, Proc. I.R.E., č. 7/1945.
- (3) A Wide Range UHF Test Oscillator, R. A. Sodermann, Gen. Radio Exp., Sv. XXI, č. 6, listopad 1946.
- (4) General Radio Catalog K, L.
- (5) Co je motylový obvod, Dr. A. Ditzl, RA č. 6/1946, str. 142.



Obraz 1. Přehled a vývoj ladících obvodů s širokým rozsahem, a — obyčejný obvod s ladícím kondensátorem, b — ladění změnou indukčnosti (může být s jediným i s více závití), c — dvojitý kondensátor (rozdělený stator), d — Lecherovy dráty, e — změna indukčnosti a současná změna kapacity pro získání stálejšího resonančního odporu, f — nesouměrný „motylový“ obvod, g — „motylový“ obvod, h — válcový obvod s možností rozšíření rozsahu připojováním cívek.

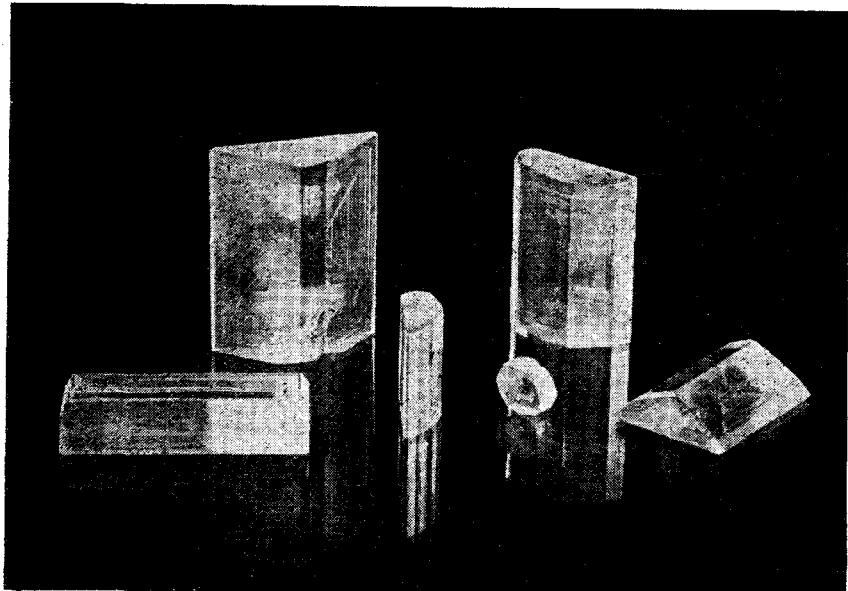

PĚSTOVÁNÍ PIEZOELEKTRICKÝCH KRYSTALŮ

Pro krystalovou přenosku, mikrofon, sluchátko nebo reproduktor je základem tak zv. Sawyerovo dvojče. Není vždy snadné je koupit v úpravě a rozměrech, jaké potřebujeme. Zde je vyzkoušený návod na pěstování a opracování krytalů, a konečně slepení dvojčete. Byly sice (i v tomto listě) návody na tyto věci, avšak již dosti dávno, a jen na pěstování malých krytalů, které nestačí na výkonné dvojče.

P o m ě r c k y. Na prvním místě je thermostat, lícen krystalů. Je to stojatá skřínka podle obrazu 1, opatřená v přední stěně dvojimi dvírkami, z nichž horní mají okénko pro pozorování teploměru a růstu krytalů. V horní polovici skřínky jsou na bocích přibity dvě latky pro položení skleněných příček; na ně stavíme misku s roztokem, ke které máme přístup horními dvírkami. Do spodní části thermostatu umístíme zařízení, které jej vytápe a ke kterému máme přístup spodními dvírkami. Pro vytápení použijeme žárovky asi 25 W, která současně osvětluje misku a teplotu. Teplotu měníme v tom případě otvíráním dvírek, což je nedokonalé. Vhodnější je navi-

Z hutních, dobře proschlých a ne-příliš slabých prkénk vyrobíme skřínku na zjednodušený thermostat, vytápený elektricky, který umožňuje použití a rovnoměrné vylučování krytalů z roztoku. Důkladná tepelná izolace omezuje vlivy teplotních změn zvenčí (obraz 1). — Broušení základních destiček na jednoduchém (A) nebo motorovém (C) brousku. Podložením lišt podle B získáme tenké rovinové destičky přesně stejné tloušťky. Totéž lze získat pozorným broušením v prstech.

Vladimir PŠENČÍK

Po četných pokusech podařilo se pisatelé nález poměrně prostý postup a zařízení k pěstování piezoelektrických krytalů Seignetteovy soli. Několik ukázek na snímků dosahuje rozmeru až 40×50 mm.

rámce, do kterých dvírka těsně zapadnou. Pro okénko v horních dvírkách dáme sklo dvojitě. Hlavní je, aby vnější teplota měla nejmenší vliv na teplotu uvnitř thermostatu.

Na zadní stěnu thermostatu umístíme teploměr tak, abychom na něj okénkem dobré viděli. Rozměry thermostatu nejsou závazné, jen musíme mít uvnitř dost místa pro krystalizační misky.

Dále potřebujeme: Seignetteovu sůl, krystalizační misku libovolné velikosti, pokud se vejde do thermostatu. Má mít rovné a hladké dno a musí být průhledná, abychom do ní viděli. Tabulkou skla, o něco větší než miska, ji úplně zakryjeme. Zbývá opatřit hustomér do 35° Bé, teploměr do 25° C, nálevku skleněnou nebo bakelitovou, nádobu na rozpouštění velikosti asi 0,5 l (nejlépe porcelánovou), ocelovou pinsetu a drobnosti, uvedené dále.


Tvary a vlastnosti krytalů. Necháme-li chladnout roztok Seignetteovy soli, začnou se tvořit na povrchu drobné jehličky, zárodky to budoucího krytala. Zvolna rostou a padají ke dnu, kde rostou dále. Za dvě až čtyři hodiny, podle hustoty roztoku, je dno nádoby pokryto krytaly různé velikosti a tvarů. Na obraze 2 vidíme tyto různé tvary; nevyhovují všechny našemu účelu. Tvar A je pravý celý krytal a nazývá se sloupo-vitý; pro pěstování se nehodí, poněvadž naroste jen do malé velikosti. Další jsou polokrystaly, z nichž tvar podle obrazu 2B jmennujeme rakvíčkovitý; dal by se pěstovat nejlépe ze všech a nejvíce se vyskytuje. Jeho elektrická osa y je však pro nás též krátká.

Další dva tvary se nazývají střechovité, z nichž D střechovitý překosený; oba se hodí pro pěstování, poněvadž jejich elektrické osy y zaujmají v těchto tvarech největší délku. Nejlepší je střechovitý tvar C, jehož základna prochází elektrickou osou. Je zádoucí pěstovat jen ty krytaly, které nás potřebě vyhovují.

Pěstování krytalů „semeny“ do porcelánového hrnečku obsahu $\frac{1}{4}$ až $\frac{1}{2}$ litru nalejeme 70 cm³ destilované nebo čisté dešťové vody, ohřejeme asi na 80° C a pak do ní nasypeme 200 g Seignetteovy soli. Za stálého míchání se úplně rozpustí. Připravíme si krystalizační misku a nálevku, do jejího hrnka dáme kousek vaty, a přes ni roztok přefiltrujeme přímo do misky.

Je vhodné misku i nálevku předem mírně ohřát. Jednak by mohla prasknout, protože roztok je teplý, za druhé by se roztok ochladil rychle a začal by předčasně krytalovat. Vatu do nálevky jen mírně zatlačíme; filtrování by jinak trvalo dlouho a roztok by zase vychladl. Poté postavíme misku s roztokem na bezprašné místo, kde nebude trpět otřesy, nebudeme ji zakrývat; tak obsah zvolna vychladne. Chladný roztok nemůžeme již přenášet, poněvadž by při otřesu rázem vykrytaloval v tisíce drobných krystalců a můžou bychom rozpouštět znovu.

Pozorujme tvoření krytalů. Za jednu

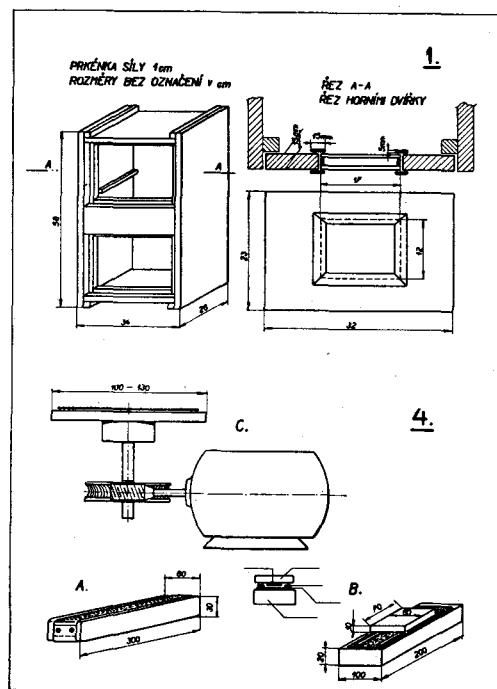

až dvě hodiny, podle hustoty a teploty roztoku, je dno misky pokryto drobnými krystaly; nejsou všechny stejně velké, poněvadž se tvoří stále nové a nové.

Pozorujeme-li, že jsou některé už asi 5 mm dlouhé, slijeme roztok zase do nádoby na rozpouštění tak, aby narostlé krystaly zůstaly v misce. Pinsetou vybereme pěkné a nesrostlé krystalky tvaru střechovitého, dlouhé asi 4 až 8 mm. Nebudou jich mnoho, protože se nejvíce tvoří „rakvičky“. Vybrané krystalky položíme na ssaci papír, pak osušíme a uložíme do vhodné krabičky. Zbylé krystalky znovu rozpustíme a postup opakujeme, až máme zásobu semenných krystalků, raději více, a z těch vybíráme zase ty nejlepší. Nejdříve se vypěstovat všechny, budou nějaké zmetky, a u mnohých zjistíte až u velkého krystalu, že jste si vybrali rakvičku.

Pěstování velkých krystalů. Připravíme si termostat, postavíme jej na místo, kde nebude vydán oftem, a vyhřejeme jej zatím asi na 18°C . Mezičtím si připravíme misku, dále potřebné množství roztoku, jehož hustotu upravíme podle hustotomu na 30°Bé a pečlivě filtrovujeme. Při filtrování nesmí roztok příliš vychladnout, při vkládání do termostatu musí mít ještě asi 30°C . To zjistíme jen rukou na skle misky; jeden nebo dva pokusy nejlépe naučí; vkládáním teploměru do roztoku bychom jej ochlazovali a vnášeli do něho zárodky nezádoucích krystalů.

Když je miska s roztokem v termostatu, připravíme si semenné krystalky, nádobku s vodou, teploci asi jako roztok v misce, a pinsetu. Tou uchopíme krystalk, dobře jej v připravené vodě opláchneme a pustíme do roztoku tak, abychom se pinsetou nedotkli hladiny a krystal byl dost vzdálen od stěn nádoby i dalších krystalů, kterých do misky vložíme tolik, aby měly dost místa pro vzrůst na předpokládanou velikost. Poté přikryjeme misku omytou tabulkou skla. Tabulka skla nepřilehně na okraj misky těsně, vždy zbude mezera pro vycházející páry, a čast se jich sraží na tabulce a stěnách misky. Zakrytím roztoku zabráníme vniknutí zárodků nezádoucích krystalů ze vzduchu, takže porostou jen vložené krystaly.

Pak nařídíme teplotu v termostatu na 20°C . Upozorňuji ještě, že hustota roztoku a teplota na sobě závisí a podle téhoto vlivu postupuje růst krystalů. Rostoucí krystaly přilis rychle, zvětšíme teplotu, tím klesne přesycení roztoku a růst se zpomalí. Naopak, poklesem teploty růst zrychlíme.

Dokonalý krystal musí být úplně čirý

a průhledný všemi směry. Doba jeho růstu se řídí velikostí a bývá 48 hodin i celý týden. Vzrůstem krystalů hustota roztoku klesá a krystalů proto přibývá stále pomaleji. Chceme-li vypěstovat zvláště velké krystaly, musíme mít jednak větší množství roztoku, za druhé vložit méně semenných krystalů.


Teplota musí klesat velmi zvolna, jinak se nepočítá vytvořit nerovnoměrnosti hustoty roztoku, vzniklé růstem krystalů, jejichž struktura bývá pak vrstvovitá. Je sice možné i přes noc vypěstovat dosti velký krystal, ten však není čistý, jsou v něm praskliny a dutiny s vodou a při broušení se rozpadne.

Jestě ke vkládání semenných krystalů: vložíme-li je do roztoku ještě hodně teplého, pak se v něm rozpustí. Nejlépe je proto po vložení krystalů do roztoku termostat otevřít, aby se rychleji ochladil, dříve než se krystalky rozpustí, a pak teprve upravit teplotu. Nejlépe to zase ukáže několik pokusů.

Dále se snažíme položit semenný krystal správně na základnu. Někdy se podaří položit semenný krystal správně na základnu. Někdy se podaří položit jej obráceně; v tom případě krystal změní svoji základnu, ale ta je pak do vrchu vydutá a musíme ji značně sbrousit, čímž se hodně změní.

Vliv má také chemická čistota použité soli, a roztok z krystalu vícekrát rozpuštěných také nepracuje spolehlivě.

Zpracování krystalů. Vlastnosti krystalů Seignetteovy soli pro opracování jsou špatné. Teplem i chladem krystaly praskají, jsou křehké, málo pevné, krátce je to materiál choulivostní, který vyžaduje opatrnosti. Rozříznutím bychom získali z jednoho krystalu několik destiček, ale rezání je obtížné. Je jistě možno zhotovit nástroje pro tomuto účelu, továrny je bezprohyby též mají, avšak výroba je nákladná a používají se na speciálních strojích, což je pro domácího pracovníka nedosažitelné. Rezání kotoučkem tužšího papíru, upnutého do vrtačky, nebo rozřízením drátkem, jak jsem četl v různých návodech, se mi neosvědčilo, poněvadž těmito způsoby se krystal zahřívá a tepelným prutím praská. Mokrou nití, napojitou do rámu pilky, to jde, avšak velmi pomalu, a voda, kterou nit musí být stále oplachována, krystal rozpouští. Poněvadž mi vypěstování krystalů nečiní potíží, upustil jsem od rezání a vybrousim z každého jen jednu destičku, velikosti jeho základny, což na hrubém smirkovém plátně jde dosti rychle. Obroušený odpad znova rozpustím a vypěstuju krystal další.

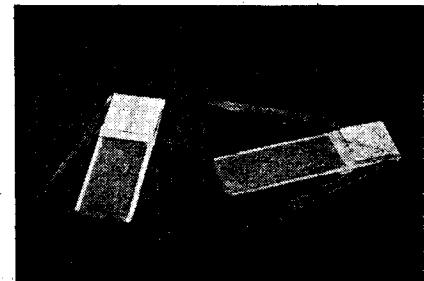


Ukázka dvojčat, sestavených podle návodu a obrázku 5, a určených pro přenosky.

Na prkénko velikosti asi $300 \times 80 \times 30$ mm napneme pás smirkového plátna podle obrazu 4A, které na koncích přibijeme. Může to být i skelný papír, plátno jest však lepší. Poněvadž se na rychlé obroušení krystalu hodí hrubší zrnko a na doubrušení a vyrávání jemnější, zhotovíme brousky dva až tři s různým zrněním. Brousek položíme na stůl a podložíme jej kusem papíru, abychom mohli sebrat obroušené piliny. Krystal vezmeme palcem, ukazovákem a prostředníkem a srovnáme na jemném brousku jeho základnu několika tahy za přiměřeného tlaku. Pak krystal obrátíme a brousimo jeho hřbet na hrubém brousku. Dokud je krystal silný a pevný, můžeme přitlačit a broušení rychle pokračuje. V pěti až deseti minutách máme destičku asi 1,5 mm silnou; s postupným zeslabováním musíme však tlak zmírnit. Nejlépe to poznáme na několika zlamaných destičkách.


Pak vezmeme brousek jemnější a stejně, jako prve, brousimo dál, ovšem s větším citem; až dosáhneme sily asi 1 mm. Když se to podařilo, rozřízneme destičku tímto způsobem: Na tabulku rovného skla nebo pertinaxu dáme kousek čistého papíru, na který položíme vybroušenou destičku. Předtím jsme ji opatrně omyli vodu mříknem navlhčenými prsty, aby se stala průhlednou. Ostrou tužkou obtáhme její obrys na papíru a zatím ji odložíme. Na papíru tužkou rozdělíme tvar destičky podle obrazu 3. Pro ohybové dvojče je nutno rezat směrem uholopříčny, poněvadž tak dosáhneme největší účinnosti. Rozdělíme podle velikosti destičky a požadované velikosti budoucího dvojčete tak, že při čtvercovém tvaru destičky rozřízneme dvě a při obdélníkovém i tři destičky; třetí máme jako rezervu, kdybychom některou zlomili. Máme-li rozdělení tužkou, položíme destičku zase na výkres, čáry tužkou budeme vidět i skrze ni. Na destičku přiložíme pravítko tak, abychom mohli provést rez a-b podle obrazu 3, což učiníme ostrou holici čepelkou několika mírnými tahy s jednou a po obrácení i s druhé strany, až se destička rozdělí. Rezat musíme opatrně a s citem, jinak destička na zlost praskne v jiném místě. Ostatní přebytečné růžky obrousimo na jemném brousku; je to bezpečnější než rezání. Musíme si však poznačit, anebo pamatovat budoucí růžky, které jsou na obraze 3 zakulaceny. Ty zakulatíme i na destičkách a těmi musí přijít destičky při lepení na sebe, což je na obraze 3 naznačeno.

Po zarovnání hran u obou destiček, brousimo je na jemném brousku na silu asi 0,25 až 0,35 mm, lépe slabší, poněvadž

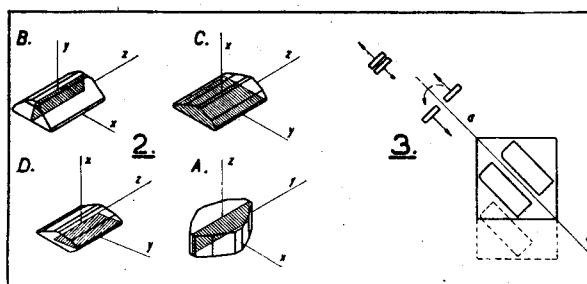

Obraz 2. Nejčastější tvary krystalů, jaké vystoupou spontánně z roztoku. Jako zárodky velkých krystalů vybíráme z nich tvar C.

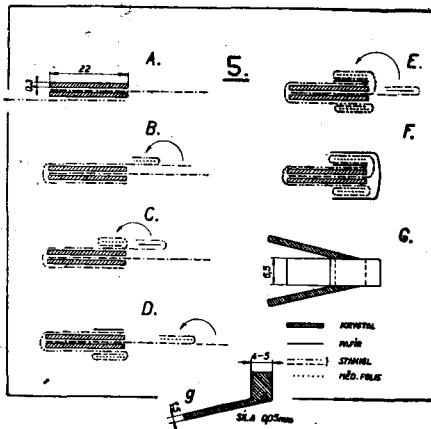Obraz 3. Způsob skládání ohybového dvojče z destiček, získaných ze základního výbrusu.



Způsob sestavení dvojčete s polepy a zajištění pevných vývodů s dobrým dotykem.

Podrobný popis je v textu.

dvojče bude citlivější. Toto dobroušení se dá provádět též tak, že obě destičky nalepíme zaponovým lepidlem na kousek rovného pertinaxu a na brousek položíme dva plísky jako vodítka tloušťky a tak silné, jako budoucí destičky. Pro začátečníky broušení je lépe vzít plísky silnější a později je vyměnit za slabší. Na obraze 4B je tento způsob znázorněn a jsou uvedeny též rozdíly. Jde to však také jen prsty, a zdá se mi, že ještě lépe.

Destičku položíme na jemný brousek, břískem prstu mírně na ni přitlačíme a táhneme po brousku; jde to celkem dobře, jen musíme destičku několikrát během broušení otočit a zase obrátit za stálé kontroly, aby zůstala všechna stejně silná. Je to krátké cvičení trpělivosti.

Rychlejší a přesnější je broušení na strojním brousku, který jsem si k tomuto účelu sestrojil z výprodejního nabíjecího dynamika. (Toto dynamko jsem upravil na motorek, který je velmi výkonné a dá se použít i k jiným účelům. Jeho velkou předností je velmi přesné a důkladně provedené ozubené soukoly, uložené na kuličkových ložiskách, kterým získáváme při malých otáčkách velký točivý moment. Motorek se dá použít pro napětí 3 až 25 voltů, je však nutno provést paralelní zapojení a natočit kartáčky. Samotné přepojení vinutí, jak prodávající firmy uváděly, nedá takový výkon. Zmiňuji se o tom v předpokladu, že mnichy čtenář toto dynamko má.)

Uhlí jsem z hliníku tří talíří, a na soustruhu je opracoval, aby se daly vyměňovat (obraz 4C). Talíře jsem polepil třemi různými zrněními smírkového plátna, a na těch brouším. Motorek postavím tak, že se talíř otáčí ve vodorovné poloze, t. j. jako talíř v gramofonu, rychlosť asi 50 až 100 otáček za minutu. Dobře se osvědčil transformátor s vývody asi po 1 V, pro broušení stačí u tohoto motorku napětí 3 až 5 V a pracuje zcela spolehlivě. Destičku položíme na talíř, břískem dvou prstů mírně přitlačíme a teprve pustíme motor. Je k tomu také zapotřebí cvik, poněvadž destička pod prsty utíká. Destičky tímto způsobem vybroušené jsou rovné a broušení je rychlejší a bezpečnější. Silu jsem měřil mikrometrem, při tom však jsem destičku často zlomil; teď provádím broušení ed oka a zmnířím až hotové dvojče. Jde to dobře, mívám dvojče i s polepy silně 0,7 až 0,8 mm.

Výroba dvojčete. Potřebujeme činový staniol, jemnou měděnou folii, kousek průklepového nebo jiného tenkého papíru a lepidlo. Z lepidel se mi osvědčilo nejlépe bílé lepidlo, v tubě, prodávané v papírnických obchodech k lepení papíru. Je to sice lepidlo pravděpodobně vodové, nemusíme mít však obavu, že se krytal v něm rozpustí; stačí tak nepatrné množství, že to nepřichází v úvahu, dá se však pěkně rozetřít, pomaleji usychá a pevně drží.

Jako pomocnky potřebujeme kousek skla nebo pertinaxu, na němž lepíme, ocelovou pinetu, holici čepelku, nůžky a chomáček vaty na seřízení přebytečného lepidla a uhlazení přilepeného staniolu.

Ze staniolu uřízne se čepelkou dva pásky, dlouhé asi 60 mm a o 1 mm užší než destičky na dvojče. Nyní si prohlédneme dobré výkres 5, kde je postup znázorněn. Nejprve nalepíme na každou z destiček jeden pásek staniolu, a to přesně doprostřed, takže na delších stranách bude destička o $\frac{1}{2}$ mm přečívat, a 1 mm na užší stranu. Musíme počítat při lepení s tím, aby destičky přišly správně zaoblenými růžky na sebe. Pak obě destičky položíme na sebe a slepíme dohromady, jak je znázorněno na obraze 5A, takže jeden staniolový polep bude ve spodu a přečívaný vlevo, druhý uprostřed a přečívaný vpravo.

Nyní si připravíme vývody, odstraněme z měděné folie síly asi 0,1 mm nebo méně podle obrazu 5G. Staniolový pásek, přečívaný vlevo, ze spodu destiček, potřeme s horní strany mírně lepidlem a přehneme přes horní destičku, kde jej přilepíme a vatou opatrně vyhladíme. Na přečívaný konec staniolu položíme vývod, takže slabší

konec g směřuje vpravo, vývod položíme těsně za destičku, staniolový pásek necháme asi 4 mm přečívat, zbytek odstraníme, přečívaný část přehneme přes vývod podle obrazu 5B a pak podle C přehneme celek ještě jednou. Tím ještě vývod se všech stran obalen ve staniolu, což zaručuje dobrý dotyk. Před druhým přehnáním staniol potřeme lepidlem, aby se vše dohromady slepilo; vývod však musí zůstat čistý, aby měl dobrý dotyk.

Nyní dvojče obrátíme podle obrazu 5D, abychom měli střední konec polepu vpravo a na horní plochu asi 10 mm od konce přilepíme na celou šířku dvojče pásek slabého papíru, který bude isolaci mezi polepy. Poté upravíme druhý vývod tak jako první, s tím rozdílem, že polep ne položíme těsně za destičku, ale kousek dále, poněvadž přehýbáme teď ze středu přes horní destičku. Na obraze 5D je to dobře vidět. Před přehnutím potřeme zase papír lepidlem. Když máme toto hotovo, přeplémme přes konec s vývody pásek papíru (5F), který chrání před roztržením staniol, ve kterém jsou zabaleny vývody. Vývody, provedené tímto způsobem, mají dobrý kontakt a dvojče zůstává všude stejně silné, právě na tom konci, kde bude seřízeno a nebezpečí zlomení je menší. Konec vývodu umístíme tak, aby směřovaly na jednu nebo druhou stranu, jak to právě potřebujeme. Při spájení vývodů držíme folii v klíšťáku, aby převedené teplo neropustilo krystal. — Nemáme-li měděnou folii, vyhoví i drátek, na konci pozorně roztepáný v pásek.

Uvedený postup, jak přestování i opracování krystalů, tak lepení dvojčete byl mnohokrát vyzkoušen a dobře se osvědčil.

GALVANICKÉ ČLÁNKY S KYSLIČNÍKEM RTUŤNATÝM

Ukázka řešení problému malých, lehkých a výkonných zdrojů pro přenosné radiové přístroje

Po desetiletí se vyrábějí suché články, zvané podle vynálezce Leclanchéovými. Zinkový kalíšek — záporná elektroda — obsahuje t. zv. panenku, t. j. uhlovou tyčinku (= kladný pól), která stojí v ose gázového sáčku, naplněného směsi burelu, grafitu a plnida a nasáklého kaší, která obsahuje salmiak. Při vybíjení článku vnějším odporem se zinek zvolna rozpouští v elektrolytu a vzniká kromě jiných způsodů hlavně vodík, jehož úticinkem by článek brzy přestal pracovat; aby se tak nestalo, je tu právě burel (MnO_2), jehož část kyslíku se spojí se vznikajícím vodíkem na vodu. Tomuto zjevu se říká depolarisace.

Přednostní Leclanchéovými článkům je malá váha, značné napětí, u čerstvého článku 1,5 V, které při vybíjení zvolna klesá, a hlavně schopnost regenerace. Když totiž odpojíme zátěž, napětí opět

Obraz dává představu o rozdílech tří velikostí článků R. M., běžně vyráběných v USA. Na podložce jsou značené též kapacity v miliamper-hodinách při doporučeném zatížení (recommended load). Napětí naprázno u všech typů 1,34 V. (Obrázek: Wireless World.)




stoupne na hodnotu jen o málo menší než původní. Výroba byla během let dokonale prostudována a nalezeny podmínky pro získání levného článku se stálými, normou zaručenými vlastnostmi.

Snažnou výrobci je však dodávat zboží lepší a levnější. Jedna z hlavních surovin, t. j. burel, je drahá, je ji třeba dovážet a mívá někdy škodlivé přimíšení. Pokusy ukázaly, že vhodnou nahradou je aktívni uhlí, vyráběné levně v tuzemsku; vznikly také t. zv. články bez salmiakové nebo se vzdúšnou depolarisací, jejichž příznivé vlastnosti jsou známé.

Ze zahraničí přichází zpráva, že v USA a v licenci též v Anglii byly vyrobeny články opravdu „suché“, t. j. hermeticky uzavřené, které se zhotovují na zcela jiném základě než dříve. Čtenáři zahraničních časopisů se možná pamatuji na vás-

Vlevo: R. M. článek se stáčenou anodou: 1. zinková folie, 2. materiál napojený elektrolytem, 3. náplň kysličníku rtuťnatého, 4. ocelový kalíšek, 5. měděné uzavírací víčko, 6. těsnění v umělé gumy, 7. isolující přehrada.

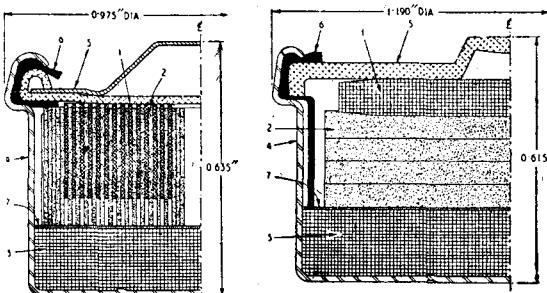Vpravo: R. M. článek s anodou 1. z lisovaného zinkového prášku, 2. polštátek, našaký elektrolytem, 3. kysličník rtuťnatý, 4. ocelový kalíšek, 5. měděné víčko, 6. gumové těsnění, 7. isolující přehrada. (Obrázek: Wireless World.)




lečky asi 2 cm v průměru a 1,5 cm vysoké, které obsahovaly suchý článek a byly používány ve vhodném držáku pro mřížkové předpětí bateriových přijimačů. Nebyly ovšem schopny dodávat proud, ale pro daný účel mohly sloužit řadu let. Vyráběla je firma P. R. Mallory v Indianapolis. Táž firma vyrábí i nové články, nazvané podle vynálezce a výrobce Ruben Mallory (R. M.).

Snímek a diagramy ukazují vzhled, konstrukci i vybíjecí křivky článků R. M. Starší konstrukce používá kathody ze zinkového pásku, svinutého společně s proužkem průlničitého papíru, napuštěného lumenem draselným (KOH) a tento svitek je opět propustnou překážkou oddělen od depolarizované anody, tvořené výplní kysličníku rtuťnatého (HgO) na dně ocelového kalíšku. Měděné, synthetickou gumou hermeticky utěsněné víčko článku, je v dotyku se zinkovou elektrodou a tvoří záporný pól; kladným pólem je ocelový pocházký. — Konstrukčně jednodušší je novější vzor, kde i kathoda je tvořena slisovanou pastilkou ze zinkového prášku.

Význačným rozdílem od dřívějších článků typu Leclanché je převrácená polarita a zejména ona ekolnost, že kalíšek se neprozírá, protože spotřební materiál, zinek, je uzavřen uvnitř a cílek může být hermeticky utěsněn. Odpadají výparý, vysýchaní nebo potřeba navlhčování.

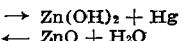
Chemické pochody v článku R. M. jsou složité a původci přiznávají, že nejsou ještě dokonale známy. Elektrický proud vzniká při oxydaci zinku kyslíkem, odebíraným kysličníku rtuťnatému, podle rovnice.



Konstrukcí článku je umožněno, že se spotřebuje až 90 % celého množství zinku během vybíjení, kdežto u Leclanchéových článků končila jejich životnost často dlouho před úplným rozpuštěním zinkového kalíšku.

Napětí naprázdno je u nového článku těsně po dohotovení 1,36 V a poklesne během prvních 24 hodin na 1,35 V, pak klesá velmi pomalu na 1,34 V. Vnitřní odporník článku není v literatuře uváděn, je však jistě aspoň z počátku velmi malý, protože zkratové proudy, měřené ampérmetrem připojeným na svorky, dosahují až 0,8 A

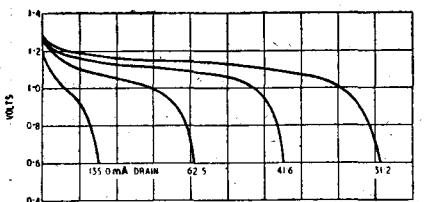Vybíjecí křivky článku R. M. o váze 92 g.



u nejmenšího typu a 1,8 A u největšího. Při dobrém využití kapacity článku lze počítat s odběrem řádu 100 mA na čtvercový palec účinného povrchu kathody.

Také skladovost nových článků je dobrá. Zkoušky, provedené s články, které byly po tří roky skladovány, ukázaly nepatrné rozdíly ve výkonu ve srovnání s články právě vyrobenými. JN


Prameny:

1. M. Friedman a C. E. Mc-Cauley: The Ruben Cell, A New Alkaline Primary Dry Cell Battery, Trans. of the Electrochemical Society of America, sv. 92, 1947.
2. R. W. Hallows, The R. M. Mercury Cell, Wireless World, č. 5, 1948.

ky, napájení stínici mřížky, odpory kathodové, odpory v obvodu zpětné vazby a jiné.

Výměna jednotlivých odporek, připájecích na místo, je zvlášť pro orientační práce příliš zdlouhavá a pracná. Výhodnější je zapojit na zjišťované místo odporník nastavitelný, bud' cejchovaný potenciometr, nebo dekádu, přepínacího polem na vhodných stupních. Potenciometr je však buď drátový, a pak má ne vždy zanedbatelnou indukčnost, nebo uhlíkový, a pak je nemožné trvanlivě a přesně jej ocejchovat, a při malých hodnotách je málo zařízení. Ani běžná dekáda pro měrné účely se dobře nehodí: je zbytečně přesná, rozměrná i nákladná, a mívá lineární stupň, pro daný účel málo vhodná. Při podobných zkouškách rádi měrné hodnoty po stejných stupních poměrných, na př. po 30 až 40%, čemuž odpovídá geometrická řada odporek na př. 1, 1.4, 2.0, 2.8 atd.

Za vhodné řešení tohoto úkolu pokládáme zobrazené úpravy. Každá dekáda obsahne rozsah 1:10, má jen pět odporníků mezi šestí vývody, které pouhým přestavováním banánek dovolují nastavit 15 hodnot v rozsahu jedné dekády. Hodnoty jsou v poměrných stupních zhruba rovnoramenných, největší skok je asi 40%, nejmenší asi 10%. Nosné zdířky, nejlépe nýtované, jsou na pertinaxové destičce s účelně upraveným universálním papírovým štítkem, který usnadňuje volbu hodnot. Souprava je uložena v bakelitové krabičce z výrodeje, která je tak malá, že dekáda může být použita se spoji přiměřeně krátkými přímo v přístroji. Pokud to dovoluje zkoušený objekt, je možné měnit nastavovací hodnotu při chodu; i když je však nutné přerušit proud, je změna podstatně rychlejší než když musíme spájet.

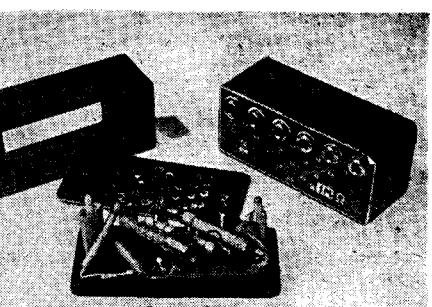

DEKÁDY

pro zkoušení přístrojů


Ukázka provedení odpornových dekád. Negativní papírové štítky pro ně lze koupit v redakci t. 1, souprava šesti kusů je za 10 Kčs.

Některé části obvodů přijimačů nebo zesilovačů je vhodné zjišťovat současně, nebo aspoň ověřovat jím souhrnu hodnot vypočítaných. Tak tomu je při hledání nejvhodnějšího pracovního odporu v anodovém obvodu odpornově vázané elektron-


venou hodnotu při chodu; i když je však nutné přerušit proud, je změna podstatně rychlejší než když musíme spájet.

Vyrábili jsme si dekády s téměř rozsahy: 500 až 5000 Ω, 5 až 50 kΩ, 50 až 500 kΩ, 500 kΩ až 5 MΩ, poslední dva jsou zastoupeny dvojmo, což postačí pro dosti rozsáhlou práci. Štítky vystačí pro kteroukoliv dekádu, v bílém okénku je vepsán faktor, udávající rozsah dekády. Odpory mohou být pro výkon 0,5 až 1 W, některé je nutno složit ze dvou, neboť zdejší továrny na rozdíl od zahraničních nedodávají na trh součásti odpory s hodnotami v logaritmickém sledu. Odpory pokud lze kontrolujeme, aby měly odchylky menší než 5%.

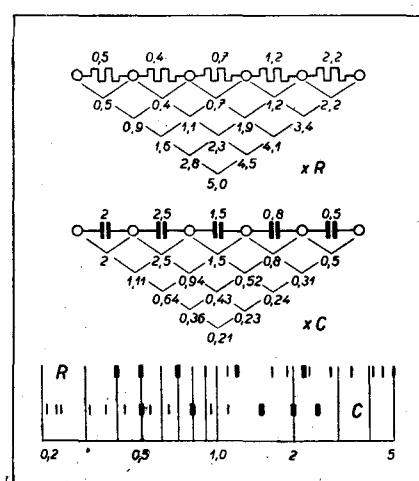Podobné dekády je možné sestavit i pro kapacity způsobem, udaným v obrázku; protože chceme vystačit se zapojením v řadě, jsou méně úsporné a pro větší kapacity výjdou rozměrné.



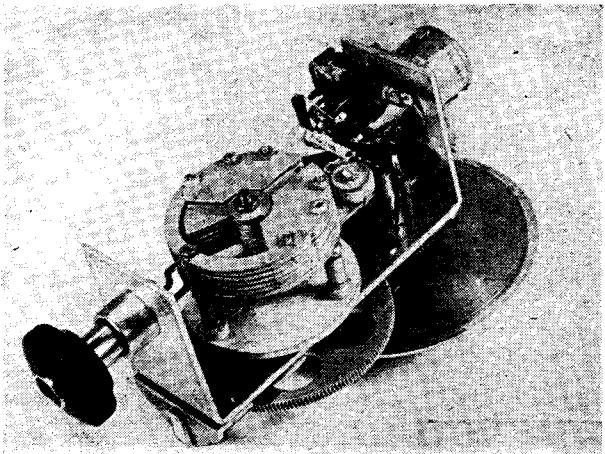
Zapojení odpornové a kapacitní dekády se základními stupni v poměru 1:1,8, jež však dovolují nastavit stupně s největším skokem 40%. Na logaritmické stupnici dole jsou značorany nastavitelné hodnoty na doklad jejich zhruba rovnoramenného rozložení po rozsahu dekády.



POKUSY S MOTÝLOVÝM OBVODEM

Protože ladící obvod s širokým rozsahem má značný význam pro měřicí zařízení v oblasti metrových vln, a protože její zájemci nemohou improvisovat a vyzkoušet stejně snadno jako klasické obvody s cívou a kondensátorem, rozhodli jsme se vyzkoušet stavbu takového obvodu a práci s ním, a zde podáváme výsledek.

Nesouměrný „motýlový“ ladící obvod ve spojení s oscilátorem pro kmitočty 120 až 300 Mc/s. Trimrem na přívodu k elektronice LD1 lze upravit rozsah.

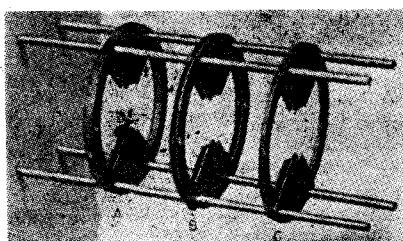

Obraz 1. Trojí způsob konstrukce motýlového obvodu (General Radio Experimenter).

nost kondensátorové části bereme větší $k = 0,5$. To dosadíme do vzorce pro L :

$$L = 0,5 \cdot 0,0063 \cdot 5,9(2,303 \log 8 \cdot 5,9 / 1,02 - 2) = 0,0186 (2,303 \log 46,3 - 2) = 0,0186 (2,303 \cdot 1,67 - 2) = 0,034 \mu\text{H}$$

Dosadíme-li zjištěné prvky L a C do Thomsonova vzorce, vyjde nejmenší dosažitelný resonanční kmitočet

$$f^2 = 25 \cdot 330 / 0,34 \cdot 44 = 16900; f = 130 \text{ Mc/s.}$$

Měřením jsme zjistili nejmenší kmitočet 110 Mc/s, což je vzhledem k četným přiblížnostem a odhadům shoda dobrá. Změna průměru a faktor z blízký jednacíce při zachovaném tvaru (podobnost), počtu a tloušťce desek změní indukčnost přímo úměrně, kapacitu však s druhou mocninou tedy kmitočet se změní $1/z^{1/2}$ krát. Změna počtu desek při týchz rozměrech mění kmitočet přibližně nepravo úměrně s druhou odmocninou. Podle toho můžeme z provedeného vzorku usoudit, jaké změny je třeba, abychom dosáhli jiného kmitočtu.

Nemá-li vodič oblouku kruhový průřez, bereme za d zhruba průměr o stejném průřezu, jaký zaujmá vodič oblouku, i když je dělený a má mezery. V našem případě mají polepy plochu přibližně rovnou výseči mezikruží, o rozloze $1/4$ kruhu:

$$S = \pi (r_1^2 - r_2^2) / 6 = 3,14 (6,25 - 1) / 6 = 2,75 \text{ cm}^2$$

Tloušťka dielektrika vzduchového je v našem případě (viz výkres) $d = 0,05 \text{ cm}$, počet dielektrik je dvojnásobkem rotorových desek, $n = 14$, takže kapacita jedné části proti rotoru je

$$C = 0,08842 \cdot S \cdot n/d \quad (\text{pF}, \text{cm}^2, \text{cm})$$

a pro indukčnost kruhového oblouku, který je k -tou částí celého kruhu, platí vzorec $L = k \cdot 0,0063 D (2,303 \log 8D/d - 2)$ (μH , centimetry).

Nemá-li vodič oblouku kruhový průřez, bereme za d zhruba průměr o stejném průřezu, jaký zaujmá vodič oblouku, i když je dělený a má mezery. V našem případě mají polepy plochu přibližně rovnou výseči mezikruží, o rozloze $1/4$ kruhu:

$$S = \pi (r_1^2 - r_2^2) / 6 = 3,14 (6,25 - 1) / 6 = 2,75 \text{ cm}^2$$

Tloušťka dielektrika vzduchového je v našem případě (viz výkres) $d = 0,05 \text{ cm}$, počet dielektrik je dvojnásobkem rotorových desek, $n = 14$, takže kapacita jedné části proti rotoru je


$$C = 0,08842 \cdot 2,75 \cdot 14 / 0,05 = 68 \text{ pF}$$

a dvě takové části v sérii mají 34 pF , k tomu kapacita elektronky a spojů, odhadněme 10 pF , celá ladící kapacita je 44 pF .

Do vzorce pro indukčnost dosadíme za D střední průměr oblouku, t. j. $5,9 \text{ cm}$, průměr vodiče stejně plochy $0,6 \times 1,9 = 1,14 \text{ cm}^2$ týž průřez má průměr $d = 1,02 \text{ cm}$. Část celého kruhu k je v našem případě $1/2$, avšak s ohledem na indukč-

Obraz 2. Zapojení oscilátoru s motýlovým obvodem.

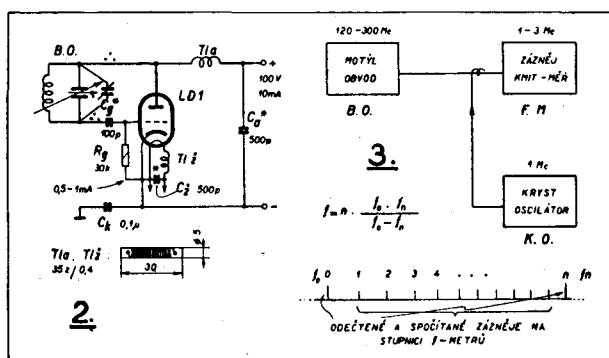— Obraz 3. Způsob měření kmitočtu a cejchování s použitím záznějového kmitočtoměru, dle vzorec a způsob odečtu na kmitočtoměru.




byl popsaný obvod využit v oscilátoru s vojenskou elektronkou LD1. V plechové kostře tvaru U je na střední části upevněn obvod třemi šrouby, zavrtanými do matic, zanýtovaných do nosné desky. Na jeho hřídeli je dvojité ozubené kolo, jehož části proti sobě natáčí pružina, aby byla vymezena výška. Ladící hřídel má podobné kolo aší třikrát menší, a tím se poměrně krátký oblouk ladícího rozsahu obvodu roztaží na celý kruh. Tyto součásti jsme nalezli v boudačce vojenského přístroje.

Na jedné straně zmíněného U je elektronka s vývody namířenými k obvodu. Spojení obou podle schématu na obr. 2 nesmíme však provést jako obvykle tenkými dráty, neboť jejich indukčnost byla by srovnatelná s indukčností obvodu a dala by vznik parasitním oscilacím. Nejlépe je, což je vyznačeno jenom na výkrese sestavení, provést jeden krajní dvojici statových polepů větší, v podobě jazyků, které dosahují až k elektronce. Na jeden připevníme trimr k doladění rozsahu, kapacita 10–20 pF a zapojený mezi oba jazyky (rotor trimru spojit s tím jazykem, na němž je trimr upevněn), a dále mřížkový kondenzátor, jdoucí těsně pod jazykem k mřížkovému vývodu objímky LD1. Tím je indukčnost přívodu omezena.

Potřebné údaje k zapojení jsou ve schématu, k němuž pro zkoušení zájemce není zapotřebí výkladu. Že obvod pracuje, o tom se přesvědčíme milliampermetrem, zařazeným mezi katodu a mřížkový svod (+ na katodě), kde má ukázat proud asi 0,5 až 3 mA. Jiné zjištění je možné přijímačem s rozsahem okolo 150 Mc/s, který všem mají jen specialistický v UKV.

Vývod energie z oscilátoru zastane vazební smyčka, připojená k souosému vývodu pro stíněný kabel, jak je to naznačeno na obrázku 4 a 5. Smyčka by měla být umístěna pokud lze těsně u oblouku-indukčnosti v místě, kam se dostane roh rotoru v poloze největšího kmitočtu (výkres 7, poloha X), kde tedy nejdéle zůstává nestíněná část obvodu. Je-li smyčka natáčena a umístěna v rovině, proložené obloukem, je vazba nejtěsnější, kolmo na to je volná. V našem přístroji nebyla v této nejvhodnější poloze, nýbrž uprostřed oblouku, i tak však dávala dosti silný signál.

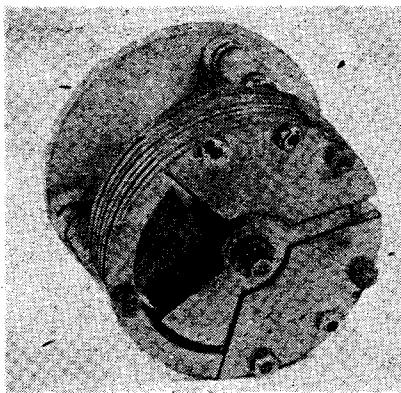K ocejchování by se ideálně hodil zájnýový kmitočtoměr, sestrojený na př. podle Radiotechnika (RA) č. 7–8/1944, str. 37, avšak s rozsahem 10 až 30 Mc/s místo tam použitého 1 až 3. Ku podivu však i tento postačil, a proto ho u nás použito způsobem podle obrazu 3 a s výsledky v obraze 6. Kmitá-li náš oscilátor s kmitočtem f , pak při ladění kmitočtometru najdeme zázněje na kmitočtech f/k




Obraz 8. Snímek nesouměrného motýlového obvodu, použitého ve zkoušeném oscilátoru. Mohutné vývody k elektronce nebyly zatím namontovány. — Vpravo: Obraz 7, výkres téhož obvodu s hlavními rozměry pro rozsah 120–300 Mc/s.

v rozsahu kmitočtometru, kde k je celé číslo. Způsobem, který byl odvozen v citovaném článku, je možné odečíst kmitočet dvou záznějů pokud lze od sebe vzdálených v tomto rozsahu (f_n a f_m), a spočítat zázněje mezi nimi tak, že krajní zázněj na větším kmitočtu označíme za nultý, krajní na menším je n -tý. Fak platí pro kmitočet generátoru vzorec, který je udán v obraze 3.

Je-li však f značně proti rozsahu kmitočtometru, jsou jednak zázněje slabé, snadno je přeslechneme, a nemůžeme kmitočtometr přesně ocejchován nebo kontrolován referenčním kmitočtem krystalového oscilátoru, je takto získaný výsledek nepřesný a nejistý. Zjistíme-li však alespoň jednu



D o l e:

Vlevo v obraze 4, náčrt rozložení součástek oscilátoru. Obraz 5. Úprava sousošného vývodu s vazební smyčkou, jejímž natáčením je možné měnit výstupní napětí. — Vpravo v obraze 6. Ukázka cejchovní křivky oscilátoru podle předchozích obrázků. Základní body se získají metodou vícenásobných záznějů při ladění kmitočtometru, mezilehlé stupně jsou zázněje při ladění oscilátoru na kmitočtometru, nastaveném podle krystalového oscilátoru na 3 Mc/s.

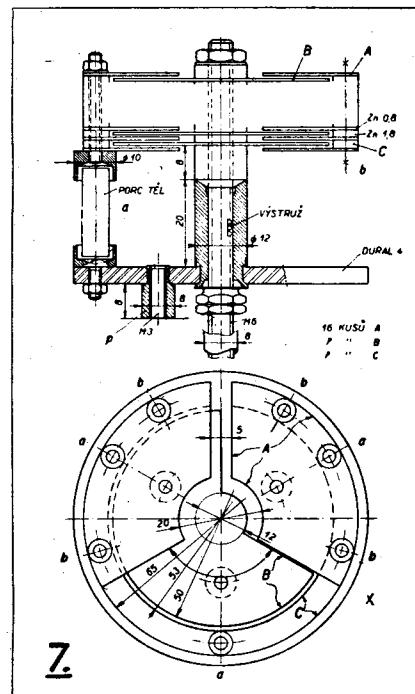

hodnotu přesně, nastavíme kmitočtometr na př. na 3 Mc (na př. podle krystalu 1 Mc) a vyjdeme od jednoho zjištěného v blízkosti celistvého násobku 3, na př. 120 Mc. Ladíme-li oscilátor, najdeme následující hvizdy při jeho kmitočtu 123, další 126 atd. až do velmi vysokých hodnot. Tak získáme velmi jemná a přesná ocejchování (obraz 6), které na několika místech kontrolujeme metodou vícenásobných záznějů, abychom měli jistotu, že jsme zázněj záZNĚJ nepřeskočili nebo nestanovili počátkem nesprávně. Při troše cviku a pozornosti to jde velmi dobře.



Tím je, jak vědíme, položení základ k dalším pracím, jichž se zúčastní zájemci z kruhu čtenářů. Oscilátor tohoto druhu je vhodným prvkem pro stavbu pomocného vysílače ke kontrole frekvenční modulovaných a televizních přístrojů, a tím je doložen jeho potřebnost. Nedostatek místa a stručnost výkladu spolu s námětem méně obvyklým možná způsobi, že některé věci nebudou čtenáři zcela jasné. Rедакce jistě nemusí ujišťovat, že možné mezery v podaných informacích ochotně vyplní, budou-li o to požádána.

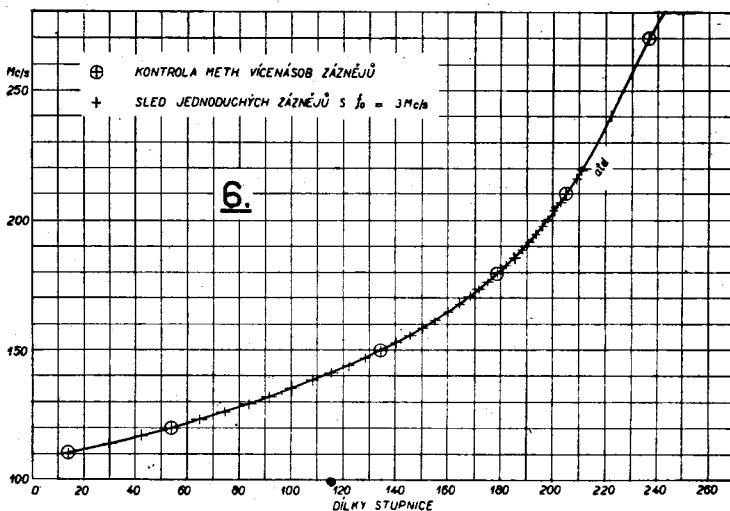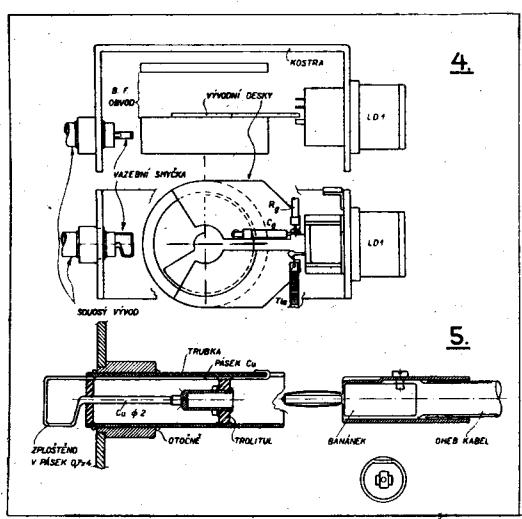

ZESILOVAČ NA BATERIE

Ač v posledních letech dosahujeme větších výkonů u přístrojů, odkázaných na baterie, použitím vibračních měničů, přeče jsou případ, kdy je žádoucí dosáhnout výkonu řádu 1 watt přístrojem výlučně bateriovým. Následující návod popisuje zasilovač pro gramofon přiměřené výkonnosti, jednoduchý a úsporný.



Většího výkonu při značné účinnosti a tedy malé spotřebě z drahých baterií dosáhneme použitím dvojčinného koncového stupně, který pracuje v třídě AB 1 a používá bateriových pentod. Protože vstupní transformátor pro dvojčinný stupeň je dnes vzácný, používáme inverse elektronkou, provedenou odbočením z tého dílu napětí z anodového obvodu první elektronky, a dokončením stabilizace společným odporem v obvodu stínících mřížek vstupních elektronek. Aby bylo lze vystačit se žhavením z normálních tridilámkových baterií 4,5 V, které snadno všude koupíme, má zesilovač dvě dvojice stejných elektronek, každá spojena vlnáky v serii, čímž při napětí 2 V dosáhneme žádané možnosti. Zápornou zpětnou vazbou, zavedenou do kathodového obvodu první elektronky, získáme malý výstupní odpor a ostatní výhody zpětné vazby, s tím omezením, že zákroky na tónové charakteristiky je nutno provést před vstupem první elektronky. Protože zisku v tomto spojení není nazbyt, nemůžeme provést přidávání basu, nýbrž jen omezení výšek běžnou clonou R—C, a to znamená, že se pro tento zesilovač hodí jen přenoska krytalová, již je „vrozena“ oprava zeslabeného záznamu hlubokých tónů na deskách. Změnu hlasitosti řídí na vstupu potenciometr 0,5 M Ω log, sdružený s vypínačem žhavení. Aby bylo lze ušetřit zvláště odbočku od mřížkové baterie, která by nadto mohla být pro každou elektronku jiná, je předpětí získáno mřížkovým proudem

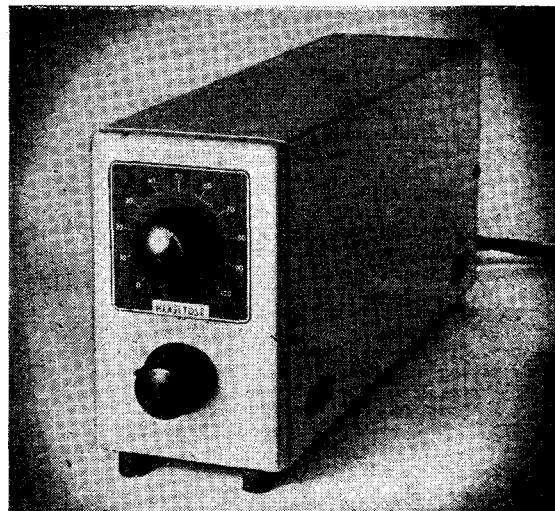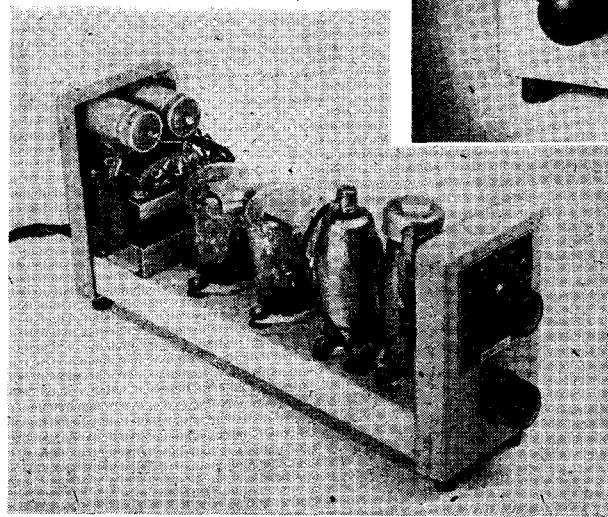

Dva pohledy na dvoustupňový zesilovač v kovovém krytu. Na čelní stěně regulátor hlasitosti a tónová clona, po straně zdíky vstupu a výstupu, nad výstupním transformátorem dekuplační kondenzátor 10 μ F (elvty).

na značných mřížkových svodech obou vstupních elektronek ($10\text{ M}\Omega$). Způsob zpětné vazby, běžný u elektronek s nepřímým žhavením, je tu rovněž použit, musí však být příslušné vinutí zařazeno v obou přivedech vlákna, což poněkud komplikuje zapojení, zato však činí zavedení vazby jednoduchou operaci, při níž nehrrozí nebezpečí oscilací. Ostatní složky zapojení jsou běžné.

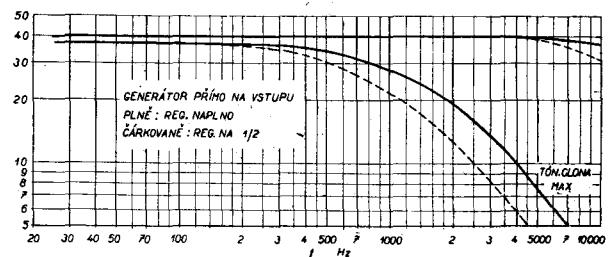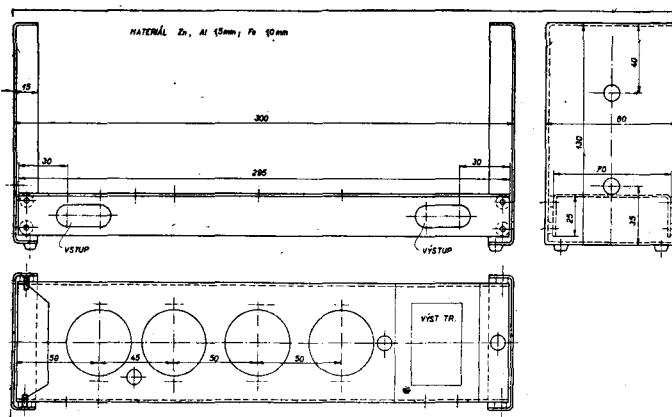V přístroji bylo použito elektronek V1, V2 = KF4 a V3, V4 = KL2. Ovšemže lze využít téhož způsobu i pro jiné podobné. Kromě běžných součástek, jejichž údaje jsou v schematicu, zbyvá výstupní transformátor, který měl tato data. Jádro asi 6 cm² průřez, okénko pro vinutí asi 5 cm², plechy skládaný střídavě (bez mezer). Ví-



Náčrt kostry
s hlavními roz-
měry. — Do-
klad vyhovující
kmitočtové
charakteristiky.


nec první poloviny primáru a počátek druhé jsou spojeny pro přívod anodového proudu, podobně sekundár. Transformátor je počítán pro opt. odpor mezi anodami 10 000 Ω , odpor kmitačky 5 Ω , faktor zpětné vazby $\beta = 0,007$, odkud vychází (za předpokladu zisku ve vstupní elektronce 50 a zesilovacího činitele konc. elektronky 54) zmenšení vnitřního odporu jedné elektronky z 30 na 1,5 $k\Omega$. Zisk bez zpětné vazby je 350, s vazbou je 100, při 2 W výstupního výkonu a tedy 75 V na jednu elektronku je potřebné vstupní napětí zesilovače 0,75 V.

Snímky a výkres dokládají záměr vyrobit bateriový zesilovač způsobem obvyklým u větších přístrojů na síť. Podlouhlá plechová kostra má v řadě elektronky, za nimi výstupní transformátor, po stranách vstup a výstup, na úzké čelně stěně regulátory hlasitosti a tónu. Při zapojování není zapotřebí zvláštních ohledů krom na správnost vinutí zpětné vazby III: máme-li označeny jejich začátky a konce (všecko vinutí v témtém smyslu), přijdou na př. tyto na vlákno V 1, ony na kostru a + zhasení.


Stavební plánek a rozložení součástí v nárysu (neviditelné jsou posunuty stranou a propojeny tenkými čarami). — Pod tím schema s hodnotami součástí. Otisk tohoto výkresu lze koupit v redakci t. l. za 10 Kčs, s plánkem kostry a jedním štítkem stupnice 20 Kčs, výlohy se zasíláním 2 Kčs.
Dole pohled pod kostru s ukázkou vzhledné a účelné montáže.

Kdyby pak po zapojení zesilovač pískal, zaměníme přívody k anodám koncových elektronek. Kondensátor 30 pF odstraňuje poslední náchylnost k oscilacím; protože jsme vinutí III. nemeli mezi primáry, nýbrž na postranném sloupku transformátoru, tedy se známkým rozptylem proti I., je pravděpodobné, že při těsnější vazbě i tato náchylnost odpadne. — Zkoušeli jsme i řadu jiných zapojení zpětné vazby, uvedený způsob se však osvědčil nejlépe.

Měřením byla potvrzena vyhovující kmotčová charakteristika (viz obrázek) s přípustným vlivem postavení regulátoru na její průběh, daleko malý vnitřní odpor zesilovače: při odpojení zátěže stouplo napětí na sekundárním výstupním transformátoru z 2,0 na 2,8 V, tedy o něco více než přípustných 30 %, což u bateriového přístroje nevadí. Konečně jsme při různých provozních podmínkách kontrolovali výkon. Při 132 V na anodách a předpěti — 15 V bylo lze dosáhnout 2,2 W při skreslení asi 10 % a 1000 c/s, při odběru (celý přístroj) 32 mA, tedy celková účinnost 2,2/132 · 0,032 = 52 %. Bez signálu byla spotřeba 30 mA. — Při 124 V, — 20 V byl výstupní výkon 1,8 W a odběr 24 mA, účinnost 61 %, bez signálu odběr 20 mA. Při tom hlasitost 1,5 až 2 W postačí pro příjemný poslech v místnosti i na volném prostranství, zvlášť s dobrým reproduktorem a přiměřenou úpravou pro zachování hlubokých tónů, takže není citelného rozdílu mezi výkonom štědře napájených přístrojů s elektronkami na síť. Měli jsme příležitost ověřit si uvedené subjektivní vlastnosti daleko od redakční dílny, a také daleko od elektrické sítě, takže když jsme se dotkli vstupní mřížky, neovzalo se obvyklé bručení ani jiný trvalý projev. — Jedno z využití takového zesilovače bylo by vestavět jej do kufříkového gramofonu na péro, doplnit dobrou přenoskou, poťebnými bateriemi i reproduktorem. Tak vznikne kompaktní přenosné zařízení, které si vášnivý gramofil může vzít do své lesní

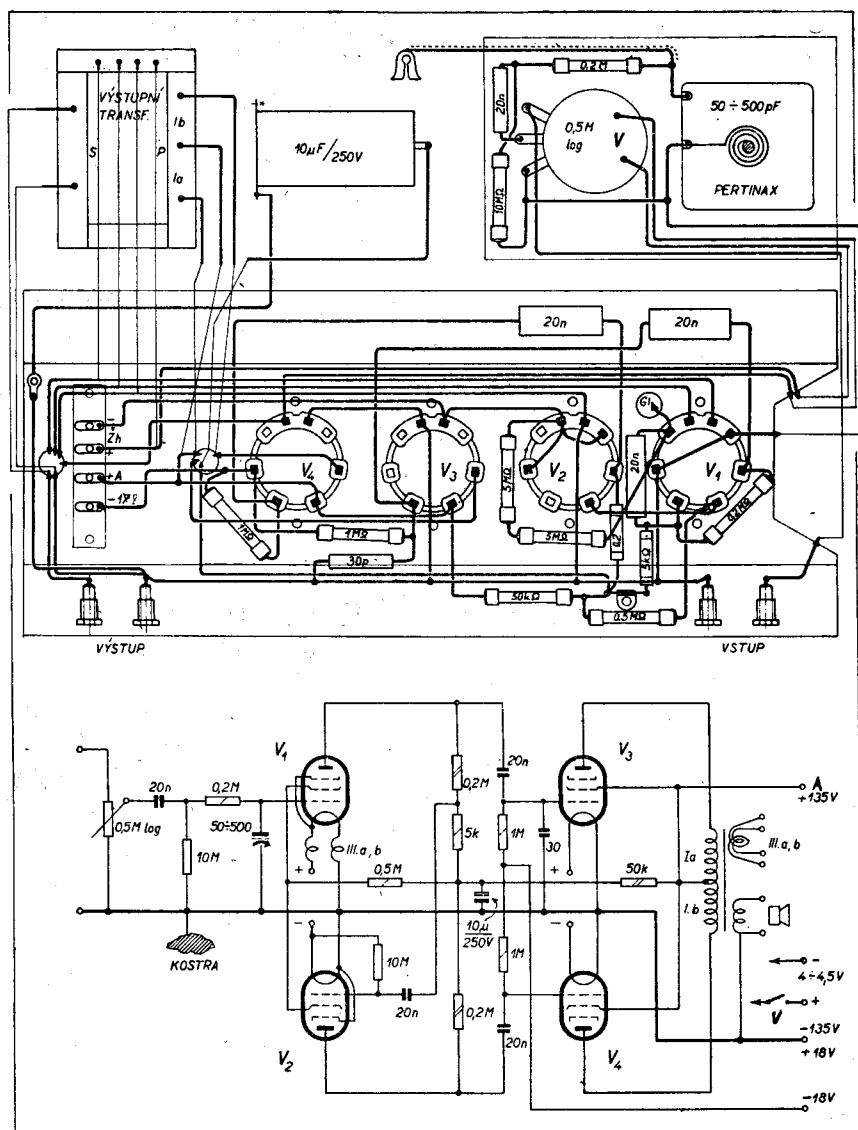

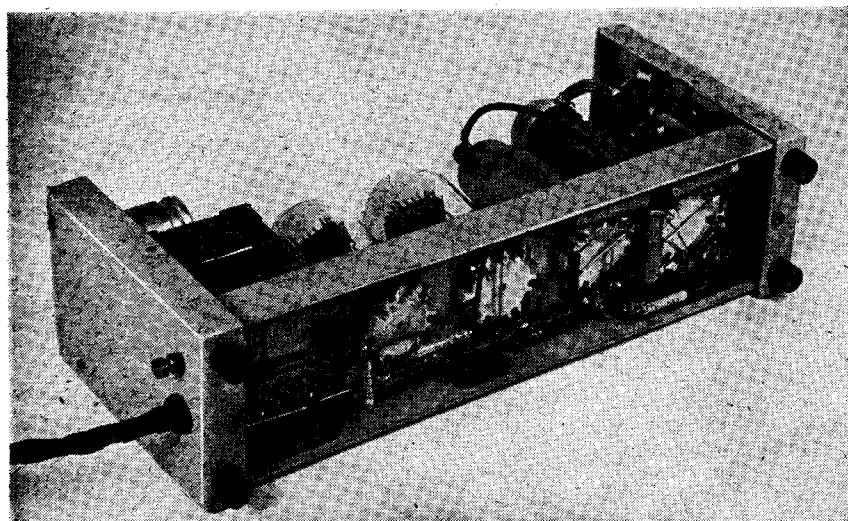poustevny a přesvědčit se, oč mocněji a působivěji se ozvou hlasy mistrů v nerušeném, akusticky dokonalém a na vnitřním duši mocně působícím přirodním rámcí.




Novinky na deskách

Společnost Victor v Americe nahrála s Bostonským symfonickým orchestrem pod řízením Sergeje Kussewického znovu Ravelovu *Rapsodie espagnole*, kterou jsou po názoru techniků a kritiků na dlouhou dobu překonány všechny dosavadní snímky této skladby.

V nejbližší době bude uveden na plátna československých biografií representativní britský film „Hamlet“ se sirem Laurencem Olivierem v titulní úloze, který je zpracován podle známého dramatu Shakespeareova. Film je podmalován scénickou hudbou, kterou hraje The Philharmonic Orchestra pod řízením Muira Mathiesona, a slovně se přidržuje vcelku věrně literární předlohy. Je mluven nádhernou dikcí, která je tradičním projevem anglické mluvní kultivovanosti na jevišti. Společnost His Master's Voice vydala na deskách C 3755—57 několik hlavních scén z dramatu.

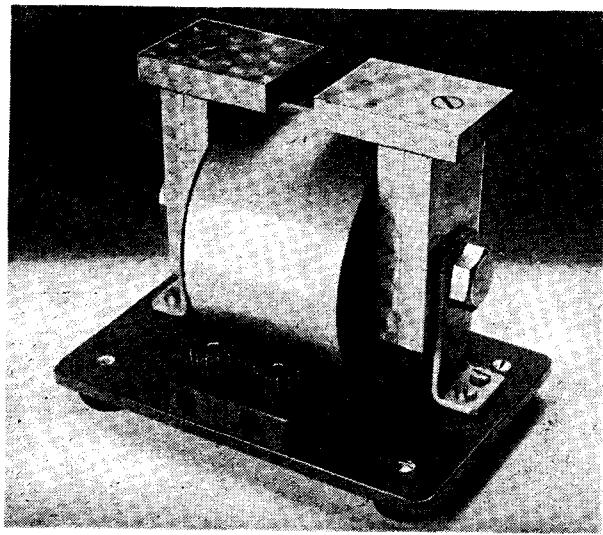Společnost Victor v Americe vydala nové album známých děl Igora Stravinského, a to Historii jednoho vojáka a Oktetu pro dechové nástroje, úhrnem na šesti velkých deskách. Sólových nástrojů se ujali všeměs členové Bostonského symfonického orchestru a skladby řídil Leonard Bernstein.



MAGNETOVACÍ STROJ

Návrh a ukázka konstrukce

Snímek magnetovacího stroje ukazuje sestavení jádra a nástavků z oceli běžných rozměrů. Stopy po broušení povrchu jemným smirkovým práškem a kotoučkem, upevněným ve vrtáčce, tvoří pravidelné vzorky.

200, a násobením zvolenou střední délkou 10 cm získáme potřebný počet ampérzávitů: $Az = 0,8 \times 200 \times 10 = 1600$.

Protože jde o odhad, smíme nedbat toho, že část magnetizační síly spotřebuje železo elektromagnetu a nezbytné, byť malé vzduchové mezery dílem v elektromagnetu, dílem mezi ním a zpracovávaným magnetem. Aby bylo lze nedbat magn. odporu elektromagnetu, postačí, učiníme-li jej podstatně, na př. dvakrát většího průřezu než má magnet.

Ted' tedy víme, kolik ampérzávitů potřebujeme, a jde o to, jak velkou cívku máme pro ně udělat. Uvažme nejprve, že by vodič cívky byl zatížen obvyklými 2,5 ampéry na mm^2 průřezu, pak mezi průměrem drátu d a proudem I platí známý vztah $d = \sqrt{I/2}$ (mm, A), anebo $I = 2d^2$. Do cívky, která má pro vinutí průřez S (obraz 3) mělo by se theoreticky vejmít ($F : d^2$) průřezu drátu, či na cívku tolikéž závitů. Protože je drát izolovaný a jeho průměr je větší než čistý průměr mědi d , protože se nedáří vinout dokonale těsně a část prostoru zabere prokládání vrstev v cívce asi poloviční než kolik prve vyšlo, tedy $n = F : 2d^2$ (mm^2 , mm).

Ampérzávity můžeme podle těchto výsledků vyjádřit takto:

$$Az = n I = (F : 2d^2) \times 2d^2 = F.$$

Kolik potřebujeme ampérzávitů, tolik mm^2 musí mít průřez cívky pro vinutí; prve jsme našli potřebné $Az = 1600$, měla by tedy mít cívka místo pro vinutí na př. $20 \times 80 \text{ mm} = F$.

Ke zmagnetování však stačí, aby magnet dostal krátký impuls, na př. zlomek vteřiny. Pak není nutné vyměrovat budici cívku elektromagnetu tak, jako by byla trvale zapojena, nýbrž můžeme ji počítat pro několikanásobné přetížení podle toho, pracuje-li přístroj jen občas anebo trvale, pro dvojnásobné až desetinásobné. To znamená, že objem mědi a průřez cívky bude polovina až desetina prve stanovené hodnoty, anebo zachováme-li ji, můžeme dosáhnout magnetovacích impulsů s dvojnásobnou až desetinásobnou hodnotou ampérzávitů. — Počet závitů najdeme ze zádaného počtu ampérzávitů a napětí zdroje, jehož chceme používat. Je-li napětí zdroje E , odporník středního závitu na budici cívce r ohmů, je počet ampérzávitů dán vztahem $Az = E/r$, a odtud $r = E/Az$. Délku středního závitu ls můžeme vypočítat po odměření prostředního průměru prostoru pro vinutí. Pak $100 r : ls$ udá odporník drátu vinutí na 100 m (ls v metrech) a z tabulek měděného drátu zjistíme k této hodnotě vhodný průměr.

V našem případě je střední průměr 53 milimetrů, střední závit máří $\pi \times 53 = 167 \text{ mm} = 0,167 \text{ m}$, pro napětí 6 V (autobaterie) vyjde $r = 6/1600 = 0,00375 \Omega$; na 100 m $0,375 : 0,167 = 2,23 \Omega$, této hodnotě blízký drát průměru 1 mm, kterým cívku


Abychom při stavbě zařízení s magnety nebyli odkázáni na zesklené magnety a nebo nemuseli k jejich opětnému zmagnetování vyrábět nákladné a nevýkonné náhražky, sestavili jsme silný elektromagnet, kterým je možno magnetovat různé tvary stálých magnetů, jaké se mohou vyskytnout v amatérských konstrukcích. V úpravě a rozměrech, kterých jsme použili, nestačí sice tento strojek pro magnetování reproduktorů s kroužkovými magnety, přece se však hodí nejednomu čtenáři, ať už jsou jeho plány podobné našim, nebo ať zamýšlí pro své zákazníky jenom magnetovat sluchátka.

Při návrhu jsme postupovali podle následující úvahy. Magnetizační křivku magnetu* máme vyznačeno v obrázku 1. Jeji Zpětná větev $Br - H_k$ mezi osami $+B$, $-H$ udává, jak velikou magn. indukci Br (remanence) může magnet vytvořit v obvodu s nepatrným magnetickým odporem, a jak značné odmagnetovací síly H_k (koercitivita) je zapotřebí, aby magnet jednou z magnetovaný byl odmagnetován. Tento dvě hodnoty jsou pro některé materiály uvedeny v článku prve citovaném.

Abychom magnet plně zmagnetovali na stav podle znázorněné křivky, musí naň působit intensita magnetisace H_m' , rovněž vyznačená v obrázku 1. Tu-to hodnota neznáme, abychom však ziskali vodítko a protože magnetování je pochop hromadivý, jak ještě uvedeme, předpokládáme, že pro zmagnetování postačí hodnota H_m , rovná právě koercitivitě H_k . Z obrázku je vidno, že se ní dopravíme jediným magnetovacím nárazem magnetický stav o něco nižší než je potřebná hodnota B_m' .

* O magnetech a obvodech s nimi jedná článek v 12. č. t. 1. roč. 1942, str. 201.

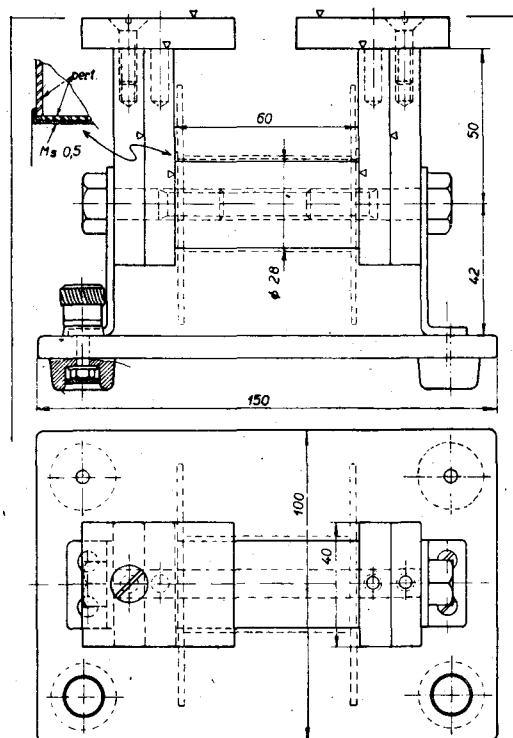Ve výkresu jsou kótovány jen hlavní rozměry. Na rozdíl od snímku drží přívodní svorky přední i gumové podstavečky.



plně navineme. Chceme-li však přetížením získat větší magnetovací sílu, musíme bud použít většího napětí, nebo do výpočtu vložit menší E , obě v tom poměru změněno, kolikrát chceme přetížovat.

Vhodný průměr drátu pro dané napětí a žádané ampérzaváty můžeme také vypočítat přímo ze vzorce

$$d = 0,147 \sqrt{\frac{ls}{Az/E}} \quad (\text{mm, m, A, V})$$

Předchozí vzorec byl odvozen v 10. č. RA 1942, str. 172, a platí pro měděný drát a běžné zatištění mědi. V našem případě vyjde po dosazení

$$d = 0,147 \sqrt{\frac{0,167 \cdot 1600}{6}} = 0,147 \sqrt{45} = 0,147 \cdot 6,7 \approx 1,0 \text{ mm.}$$

Podobně počítáme při jiných zdrojích, na př. usměrňovači elektronkovém s napětím rádu 100 V, kdy ovšem vyjde drát podstatně slabší. Tím jsou údaje pro návrh elektromagnetu získány.

Ukázkou konstrukce obsahují snímky a výkres; uvedeme nejpodstatnější body. Materiélem elektromagnetu je obyčejné železo, správně ocel komerční jakosti v takových tvarech, jaké získáme. Na střední válcové části je cívka, po stranách jsou obdélná ramena a na nich přiložky, které je možné nastavit na různé šířky podle tvaru magnetu. Děje se to jednak otočením přiložek, jednak jejich přišroubováním do bližších nebo vzdálenějších otvorů se závitem v ramenech. Vnější plochy jsou z důvodu vzhledových hladce opracovány, dosedací plochy po případě zabroušeny olejem a smirkovým práškem, aby mezery a magnetický odpor byly omezeny. Jemný nátěr olejem chrání přístroj před rzí.

K sestavení ramen jsme použili páskového železa 10×40 mm, protože jsme neměli vhodný profil celistvý. Průlez magnetické cesty je všechno přibližně stejný s výjimkou přiložek, jež jsou poloviční: velké magnety přilehnou konci blízko ramenů, malé magnety zase mírají tak malý průlez, že poloviční přiložky postačí. Zmínili jsme se už, pro jistotu však opakuji, že průlez elektromagnetu může být i dvojnásobný proti průlezu zpracovaných magnetů. Zde je nutný ovšem zase odhad, protože pro jeden druh magnetu málokdo si strojek vyrábí.

Kostra na vinutí je z pertinaxové trubky a cel sily asi 2 mm. Pohromadě je drží trubka, stočená z měděného nebo mosazného plechu. Šev spájíme, na okrajích trubku nastříháme a přes sestavenou cívku rozehneme (snímek). Tím získáme jednak mechanickou pevnost, která je nutná pro značný „hydrostatický“ tlak vinuti, jednak závit nakrátko, který zde nevadí, naopak prospívá. Když totiž magnetujeme přerušovanými impulsy proudu, zavíravuje indukčnost budící cívky značná přepeti, která by mohla ohrozit zdroj budící ener-

Snímek součástí magnetovacího stroje ukazuje jednoduché složení. Pečlivé opracování dosedacích ploch zmenší magnetický odpor. Cívka je důkladně napuštěna isolačním lakem (aby při značných proudových nárazech oteplený vzduch neporušil vinutí) a ovinuta olejovým plátnem.


gie, jednak by mohla způsobit probití vinutí. Závit nakrátko, tvořený trubkou, podstatně omezí indukčnost. Uvedeme v této souvislosti i to, že zkrat mezi malým počtem závitů budící cívky není závadou, která by chod stroje ohrozila, právě z téhož důvodu. Nicméně se nedoporučuje riskovat z tohoto důvodu příliš mnoho.

Magnetovací elektromagnet může být upraven i jinak, po případě dosti odlišně od jednoduché úpravy, kterou jsme popsal. Vždy však hledejme, aby magnetický obvod nebyl zbytečně dlouhý, aby se pokud lze nejvíce blížil půlkruhu, aby cívka měla největší průměr zhruba rovný své délce a aby byly splněny základní podmínky, uvedené v popisu.

Po sestavení vyzkoušíme, které rameno je severním pólem, je-li na označenou svorku budící cívky připojen kladný pól zdroje, a když zesilujeme magnet nebo na př. sluchátko, příkládáme je jižním pólem na severní pól elektromagnetu. Ke zjištěnímu položky se hodí levný kompas, použijte podle pravidla, že stejnojmenné póly se odpuzují (severní pól magnetky bývá zbarven modře a krom toho ukazuje k severu). Není-li po ruce kompas, pustíme do elektromagnetu jednou slabý proud a zpracovaný magnet přiložíme k nástavkám tak, aby k nim byl silně přitahován. V opačném postavení má být přitahován slabší, po případě má jej elektromagnet odpuzovat.

Magnetování je nejlépe provádět řadou rázů tak, že zdroj několikrát na okamžík připojíme a odpojíme. Při větších napěťech zdroje vznikne v místě přerušení dosti dlouhý oblouk na doklad existence značného reaktivního napětí. Opětovným září se magnetizační účinek hromadí podle obrázku 2, a dosti brzy dosáhne maximum.

Magnety podkovové je možné magnetovat samotné, neboť jejich značná délka snese značný demagnetizační účinek velké vzduchové mezery. Jde-li však o zvláště silně namagnetování, nebo o krátký magnet ze speciální slitiny, je vhodné magnetovat už celou soustavu i s nástavky tak, aby magnet neměl po sejmouti se stroje větší mezeru než při činnosti. Přiložky upravíme tak, aby mohly póly magnetu dolehnut spolehlivě a celou plochou, a aby to byly póly, tedy konce magnetu, nikoli místa potenciálně bližší, na př. boky podkovy. Pro sluchátko, jejichž nástavky jsou utopeny pod okrajem krabičky, je třeba malé úpravy nástavků elektromagnetu, aby bylo lze přiložit sluchátko po odnětí mušle a membrány. Sluchátko však

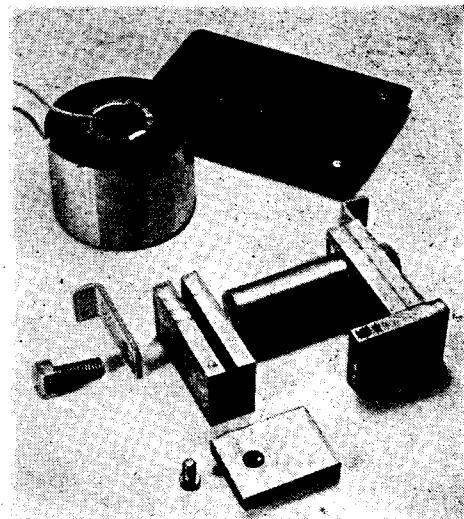

nemagnetujeme rázy, protože by v cívečkách mohla vzniknout přepěti příliš náhlou změnou pole, a z nich průboj mezi závity. Po vysetření položky magnetem přiložíme sluchátko a proud do budící cívky zavedeme přes reostat, aby pole rostlo pomalu, a stejně pomalu je zeslabíme. Správnou polaritu je nutno u sluchátku zachovat, aby stejnosměrný proud, který v některých případech použití sluchátkem protéká, ovlivňoval stejně obě sluchátká, a aby platilo označení kladného konce přívodů.


Magnetování je záležitost složitá i zajímavá, nevím však zatím tolik, aby bylo vhodné jednat o něm již dnes. Věříme přes to, že dojde i na to, a na méně známé problémy s ním spojené.

Nové desky s jemnějšími drážkami

Americká Columbia uvedla na trh nové desky pod jménem Long Playing Microgroove Record, t. j. dlouho hrající desky s jemnými drážkami. Mají drážky s roztečí asi třetinovou proti obvyklým deskám (88 až 120 na 1 cm proti 32 až 40 u dosavadních), jsou určeny pro rychlosť 33,3 ot/min. a přehrání obou stran trvá 45 minut při průměru 30 cm, resp. 27 minut při 25 cm. Desky jsou z vinylitu a vyžadují lehoučké přenosky s tlakem asi 5 g na hrot. Cena je 4,85 a 3,85 dolaru, což je při značně větším obsahu nadpoloviční úspora proti deskám obvyklým. Zbývá jen vyčkat, zda jsou nové desky vskutku rovnocenné dosavadním, jejichž technické konstanty byly určeny dlouhým vývojem.

Vysílací licence v Anglii

Britská poštovní správa povolila dosud 50 vysílacích a přijímacích licencí pro obchodní účely. Polovina připadá na půjčovny nájemních aut, dalšími abonenty jsou železnice, dopravní společnosti, nákladní rejdařství a novinářská vydavatelstva. Tisk dostal dosud přiděleno 15 frekvencí mezi 67 a 87 MHz, určených pro pojízdná zařízení; mají se držet v mezech ± 25 kHz přidělené frekvence. Kromě toho bylo pro miniaturní vysílače a přijímače typu walkie-talkie přiděleno pásmo od 76,9 do 77,0 MHz. O dalších 22 licencích požádaly 83 časopisy a dvě tiskové agentury, o kterých poštovní správa rozhodne v dohodě se Svazem britských novinářů a Svazem vydavatelů novin.

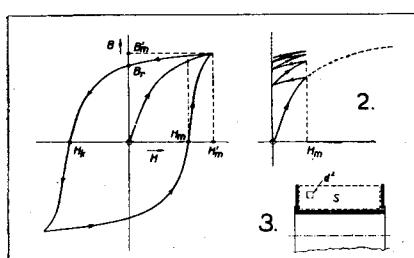

Leoš Janáček o sobě

Předkládáme našim gramofilmům hrstku výroku z paměti skladatele, který jest předním representantem naší hudby. Uvádíme je namísto vzpomínky dvacátého výročí smrti Janáčkovy ke dni 13. srpna t. r., od něhož jsme se úpravou vydávání našeho listu příliš vzdálili. Jejich muzikantský půvabná forma okouzlí všechny obdivovatele Janáčkovy hudby, jejich obsah dokreslí mnohý rys na portrétu umělcovy duše. — Připojený seznam nahráni Janáčkových skladeb našími výrobami bude — doufajeme — k letošnímu výročí podstatně rozhojněn.

1865

Přijali mne za zpěváka v Brně i v Kroměříži; otec se rozhodl pro Brno. S matkou ve strachu nocujeme v jakési tmavé komůrce — bylo to na Kapucínském náměstí. Já oči otevřené. Při prvním svítání ven, jen ven!

Na náměstí kláštera Králové matka mi odchází těžkým krokem. Já v slzách, ona tě.

Sami. Cizi lidé, nesredeční; cizi škola, tvrdé lážko, tvrdší chléb. Zádné láskání.

Svět můj, výhradně můj, se mi zakládal. Vše do něho padalo. Otec zemřel; krutost toho nedomyšlená.

Piano, pultů; nástroje se snášejí. Housle pro kulhavého pana Barocha. Positiv varhan vpředu. Hanáček, varhaník a ředitel škol, vytahuje sáhodlouhé registry.

Já sopraništa — Hörnig kontrabasista; i oboe i trubky byly; Křížkovský s violou výšky dvojitě, hrálo se bez dirigování. Umělo se to; Horáčkovy, Kempferovy mše. Ale i Beethovenova solemnis; i Mozartovy i Haydnovy. Což mne tak pochvalovali, když za positivem jednou jsem zaskočil za panu Hanáčkou!

A kdysi na vzkříšení, když jsem při Rezině coeli od Schnabla chytí takto vodu a dirigoval!

Modráčki! Tak se nám hochům fundace Thurn-Vallessessina přezdívávalo v celém Brně — po světlomodrému, bíle obroubeném obliku.

Opuštění a jen hledání, v teskných chvílic postávali jsme u zamířovaných oken. Z prelátské zahrady příletali sezobí, co jsme jim nadrobili, drobovenci modraví ptáčci, těž modraví, ale volnější naši druhové.

Putování po Moravě 1875

Břeclavský zámek; v jednom křídle přízemí byl lékařův. Přes Moravu k Strážnicki. Piseckými sosnovými háji přes Moravu k znojemskému kostelíčku; k boku hor přilítl městečko Velká:

V břeclavském zámku doeruška lékařova, Strážnice spolkovým životem buzena, za znojemským mostem děvuchy a mezi nimi Běta Gazarkova;

před mostem šohají se „prali“.

Krojů ohň, písni náruživost!

Ve Velké bradatý Martin Zeman, slivovice a hudec Trn, gajdy, housle a cymbál — to byl můj ráj studentský!

Tu asi se chytily kořinky Její pastorkyně.

Putování po Čechách 1877

Výprava s drem Antoninem Dvořákem. Postáli jsme u kostelíčka řípského. Odtud na Strakonice, na Orlik. Sestupujeme od hradu až dolů k Vltavě. Zasedáme k stolu. Dvořák praví:

„Myslim, že je to kozina a ne srnčí.“ Smíšli jsme si na ní při obědě. I nočňovali jsme tam.

Husinec jsme prošli; Prachaticce shlédli. Kousek cesty z Prahy drahou, kousek zpět též; ostatek byl pěši.

Namluvených řečí tří dnů bylo bezkádo užilku.

Cesta do Ruska 1896

Les stožárů lodních na spojených vodách Oky a Volhy v Nižním Novgorodě.

Kopce pytlů naplněných čajem. Město skladiště trhových; každé skladiště o vysoké patě, aby uchráněno bylo před povodní.

Je výstava všeruská.

Tu, pohled! Kočovná škola ruská pro daleké kraje asijské. Jak jsem byl hrd a šťasten při myšlence, že i slovenský národ je štitel osvěty!

Břehy Jelagin-ostrova omývá Baltské moře.

Sedáme na lodi připravit se v Carskoje Selo. Barvy vod hrají s olověným do stříbrné; vlny pěni se nárazem o boky lodi.

Jan Čapek ze Sán a na Ukvalech před čtyřmi sty lety stanul u těch břehů a voje husitské slané vody si nabraly a domů na ty Ukvaly donesly, aby se jim věřilo, že stanuly u moře.

Svou láhvíčku stydlivě též plním mořskou vodou — pro školu své rodné obce.

Cesta do Polska 1904

Varšava. Symfonický koncert. Tu vystoupí dirigent, pan Reznicek, a oznamuje úmrť Ant. Dvořáka. Obecenstvo vstává. V program vsunuje se Husitská.

Zmeškám rozmluvu s guvernérem; rozuměl jsem v „jednu hodinu“ a ono mělo být... v jedenáctou hodinu. Válka rusko-japonská vypukla — a já místo ředitelem varšavské konservatoře zůstal jsem ředitelem školy varhanické v Brně.

Plnost myšlení v sevřenosti časové

Tvoření hudební je myšlením jako každé myšlení.

Uměním se stává plnosti myšlení v sevřenosti časové. Aby se vážalo jen na čistotu tónovou, to už přestalo. Přišlo se od svěceného tónu až — k šustotu pometel.

Cesta za melodii českého slova


Jsem melodií českého slova na stopě: neroste z akordů. Studnice je hlubší; poznávám, že v každém z nás se prohlubuje.

Poznávám její roztomilost v dětských ústech, její všečen dívčí, úsečnost mužnou. Poznávám své pole.

Rozšířuji je v Osudu o dětský melodický výraz, v Její pastorkyni vystačuji na duševní trýzeň Kostelníčky i Jenůfy, v Broučkových výletech přikloňuji se k nebes prostorám, v Káti Kabanové odlišují povahy, v Lišce Bystrouše vděčím lesů stínu, ranní zoří.

Kde všude na toulkách za tónem a jeho mírou jsem se zastavil a potěšil!

Tonu v přirodě, ale neutonu.

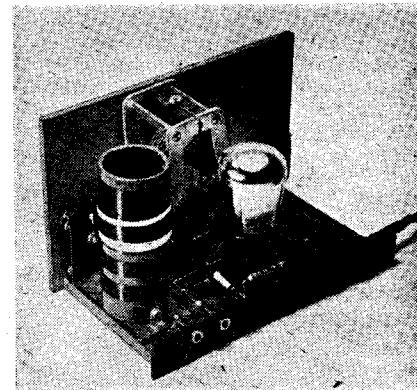

Nemáte v rukou výtisk časopisu z roku 1925, kdy byly elektronky A410 poslední novinkou, aniž tu jde o ukázku, jak se kdysi stavěly amatérské přijímače. Tímto návodem splňujeme přání, která tónem mírným i důrazným pronášejí nově získaný odběratelé tohoto listu, abychom jim poslali plánek na jednoduchý a levný přístroj s nožičkovou elektronkou. Abychom jim pomohli překlenout mezeru mezi přístrojem krystalovým a elektronkovým bez výdaje za novou elektronku (u mnohých mladých zájemců rozhoduje i dnes každá koruna), přinášíme tento návod v dívce, že je poslední toho druhu.

K prostém audionu na střední vlny potřebujeme tyto součástky: Bater. trioda nožičková se žhavením 4 volty, na př. Philips A410, A406, RE064 RE074, RE084, RE114, RE124; Tungsram G405, G407, LD410, P14, P415, nebo podobné jiné elektronky. Moderní použitelné elektronky neuvedeme, protože pro ty je dostatečně novějších návodů. Podmínkou je, aby elektronka měla neporušené vlnátko a nebyla jinak podstatně vadná. Zádka bude ovšem neupotřebena, mírně oslabení však nevadí. — Další součástky: ladící vzduchový kondenzátor o kapacitě 350 až 500 pikofaradu nebo centimetru, moderní nebo starší rozměrný s deskami kruhovými, pokud mezi otočnou a pevnou částí desek není zkrat a kondenzátor se příliš nevnikl. Dva pertinaxové otočné kondenzátory o kapacitě 350 až 500 pf nebo cm (na snímcích je každý jiný). Pevné kondenzátory s dielektrikem keramickým

Ve Věci Makropulos bude třeba si zašestnit i na vyschlém prameni. Historická moderní opera.

1924

Kolik jmen všech těch míst schozených! Ale kolika podrobnostmi bych mohl výkladat!

Nikdy jsem nešel do předu, aniž bych se neohlédl do zadu.

Nezbloudil jsem.

Janáčkovy sklady na deskách čs. výroby.

Na jiném místě dnešní gramofonové hřídky piše ne o Janáčkově Symfonietře na deskách His Master's Voice a uvádíme jejich čísla. Dnes si chceme v naší hřídce povísimnout toho, co jsme splatili a co jsme dlužili Janáčkovu dílu v předevečer jeho letošního jubilea.

Lašské tance — Orchestr Československého rozhlasu, řídí K. B. Jirák, Esta H 5135—55


Mládi. Suita pro dechové nástroje. — Pražské dechové kvinteto a V. Kotas (basový klarinet), Esta 7135—26.

PŘIJIMAČ

s nožičkovou elektronkou

Na levé straně: Hotový přístroj na dřevěné kostře.

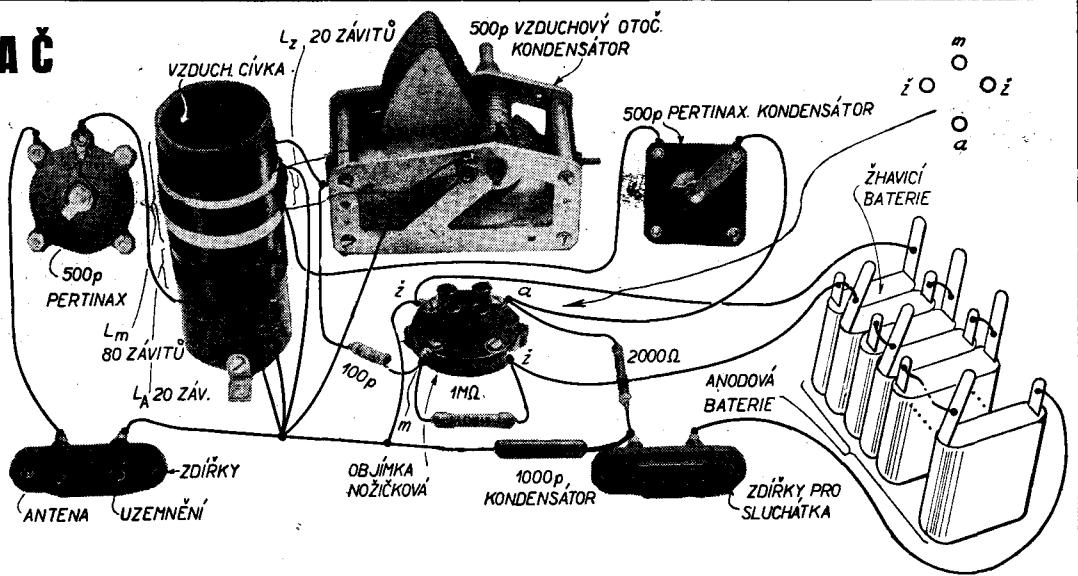
Vpravo: Stavební plánek se snímky a hodnotami součástí. Kreslenou kopii tohoto obrázku lze koupit v redakci t. l. za 8 Kčs, výlohy se zasíláním 2 Kčs.



nebo papírovým, o kapacitě 100 pF, a $1000 \text{ pF} = 1 \text{ nF}$ (nanofarad). Pevné odporu pro výkon 0,25 až 1 watt, s hodnotami 1 meghm ($M\Omega$) a 2 kilohmy ($k\Omega$). Sluchátko radiofonní s odporem, aspoň 1000, běžně 2 až 4 tisíce ohmů. Několik normálních baterií, jaké se dávají do plochých svítidel. Jednou z nich elektronku žhavíme, ostatní v počtu pěti až deseti tvoří t. zv. anodovou baterii. Několik zdírek, tri knoflíky k ovládání kondensátorů, spojovací drát, kostra z prkénka nebo krabička.

Hlavní součástí je cívka, kterou si vyrobíme sami. Na papírovém nebo pertinaxovém trubku o průměru 40 mm navineme nejprve ladící vinutí L_m s 80 závitými mědičnými dráty asi 0,4 mm, izolovaného smaltem nebo opředním. Ve vzdálenosti asi 5 mm navineme v téžm smyslu vinutí antenní, L_A , s 20 závitými těhož dráty. Asi doprostřed L_m navineme pruh silnějšího papíru a přes něj vinutí zpětné vazby, L_z rovněž s 20 závitými těhož dráty. Vinutí závit těsně vedle závitu podobně jako šroubovice. Drát vyhoví silnější i slabší asi 0,25 do 0,5 mm síly. Konce vinutí za-

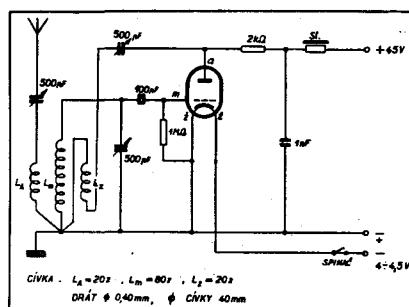vědeme dírkami dovnitř trubky a tudy na horní okraj, kde protáhneme konec drátu, zavolený isolace, několikrát dírkou těsně u kraje trubky, abychom získali silnější místo na spájení. Na obrázcích je pro názornost vyznačeno spojování přímo na příslušné konci jednotlivých vinutí; proveden podle tohoto vzoru by nás však vydalo nebezpečí, že se tu slabý drát vnitří brzy ulomí.



Součásti sestavíme a postupujeme podle snímku vnitřku a plánu. Spojujeme pozorně s půjčeným vhodným, nejlépe izolovaným spojovacím drátem na příslušná místa. K připojení antény, uzemnění a sluchátek máme dva páry telefonních zdírek, pro baterie, které se někdy vejdou i do přístroje, připojme vhodně dlouhé kousky ohebného izolovaného vodiče (šňůry). Přijimač uvádíme v chod a vypínáme v obvodu žhavicí baterie, a to v kterémkoli polo. Jsou-li baterie vestavěny, je vhodné dát na čelní stěnu přístroje spolehlivý přístrojový spínač, nebo jeho vhodnou náhrážku, na př. kličkový přepínač zvonkový. Na snímku plánekovém tato rekvizita chybí; ve schématu je vyznačen v kládém přívodu žhavicí baterie.

Základ stavby radiových přijímačů jsou uvedeny podrobně v knize „Praktická škola radiotechniky“, jejíž nové vydání vyráží v nakladatelství Orbis. Na dobré sestavený přístroj je možné zachytit večer hlasit na sluchátko za průměrných příjemových poměrů a aspoň s krátkou venkovní antenou většinu evropských vysílačů na středních vlnách.

Na zarostlém chodničku — Na klavír hraje Josef Páleníček, Ultraphon G 12889 až 91

V mlhách — Na klavír hraje Josef Páleníček, Esta H 5193—94.

Sonáta pro housle a klavír — Hraje Alexander Plocek a Josef Páleníček, Esta H 5156—57.

Druhý smyčcový kvartet (psaný pod dojemem Tolstého „Kreutzerovy sonáty“). Hraje Ondříčkovo kvarteto, Esta H 71782 až 84.

Smyčcový kvartet (v pořadí třetí), zvaný „Listy důvěrné“. Pražské kvarteto, Ultraphon C 12968—70

Zápisník zmizelého — Zpívají Josef Válka, Růžena Hořáková a ženský sbor, klavír hraje Josef Páleníček, Esta H 5158 až 61

Dvě scény z „Její pastorkyně“ — „Co chvíle“ — Zpívá Marie Podvalová — Závěr opery — Zpívají Štěpánka Jelinková a Josef Vojta. Hraje orchestr Národního divadla pod řízením Rudolfa Vašaty. Ultraphon G 12901

Posudkem této poslední desky otvírali jsme svou rubriku Pro vaši diskotéku. Viz Radioamatér 2/1947, str. 50—51.

Hlasování o deskách v Anglii a volání po české hudbě.

V březnovém čísle Radioamatéra jsme přinesly zprávu, že londýnský časopis *The Gramophone* se obrátil na gramofily v různých částech světa výzvou, aby mu z navržené listiny vybrali 15 děl, jež považují za zvláště hodnotná a zdařilá. Nyní byl ohlášen výsledek dalšího hlasování, kdy posluchači vybírali ze sta skladeb čtvrtinu, t. j. 25 snímků, jež jsou po jejich názorů nejlepší. Hlasovalo celkem 33 485 osob a odpovídalo došly z 1340 měst a míst. Výsledek hlasování byl tento:

1. Stravinský: Pták Ohnivák, Decca K 1574—76, 994 hlasů
2. Bach: Pašije podle sv. Matouše, HMV DB 6516—31, 891 hlasů
3. Elgar: Koncert e-moll pro violoncello, HMV DB 6338—40, 834 hlasů
4. Delius: Zpěv hor, HMV DB 6470—72, 828 hlasů
5. Händel: Mesiáš, Columbia DX 1283 až 1301, 818 hlasů
6. Mahler: Symfonie č. 4 G-dur, Columbia, LX 949—54, 741 hlasů
7. Ravel: Dafnis a Chloe, Decca K 1584 až 1586, 643 hlasů
8. Sibelius: Tapiola, HMV DB 6412—13, 629 hlasů
9. Walton: Koncert pro violu a orchestr, HMV DB 6309—11, 626 hlasů
10. Vaughan Williams: Flos campi, HMV 6353—55, 616 hlasů
11. Berlioz: Fantastická symfonie, Decca K 1626—31, 597 hlasů
12. Schubert: Kvartet a-moll, Columbia DX 1349—52, 575 hlasů
13. Beethoven: Klavírní koncert č. 4, HMV 6303—06, 571 hlasů
14. Verdi: Aida, HMV DB 6392—6411, 565 hlasů
15. Mendelssohn: Eliáš, Columbia DX 1408 až 23, 553 hlasů
16. Ravel: Introdukce a Allegro, Columbia DX 1310—11, 527 hlasů
17. Beethoven: Symfonie č. 8, Columbia LX 988—90, 526 hlasů
18. Elgar: Indrodukce a Allegro, HMV C 3669—70, 524 hlasů
19. Brahms: Houslový koncert, Columbia LX 983—86, 493 hlasů
20. Beethoven: Sonáta pro violoncello, HMV DB 7464—66, 491 hlasů

21. Mozart: Symfonie č. 38, Columbia LX 1006-08, 468 hlasů
22. Mozart: Kvartet G-dur, Kächel 387, Decca K 1652-55, 468 hlasů
23. Chopin: Sonáta b-moll, Columbia LX 994-96, 464 hlasů
24. Beethoven: Symfonie č. 3, Decca 1507 až 18, 459 hlasů
25. Delius: Houslový koncert, HMV DB 6397-6401, 445 hlasů.

O výsledku soutěže se rovinula živá diskuse. Většina kritiků vyslovila radost nad tím, že gramofilové opravdu dobré projevily svůj výkus, když mezi těmi 25 díly, jež by si přáli ve svých diskotékách, se objevila většinou mistrovská díla světové hudby jak z dávné minulosti, tak z přítomnosti. Pozornost zasluhuje zvláště okolnost, jaké oblibě se v Anglii nepřetržitě těší oratoria. V minulé soutěži to byl „Gerontiu“ sen, nyní jsou to Bachovy „Pašije“, Händlův „Mesiáš“ a Mendelssohновo slavné oratorium, jež se octly v pořadí zájmu. Anglosaský svět zůstává věren své staré lásce, která totík přispěla i k slávě našeho Antonína Dvořáka při anglických provedených jeho „Svatých košíl“, „Svaté Ludmily“ a „Stabat Mater“.

Soutěž je však vytýkáno, že si málo všimnou komorní hudby a že ji v dostatečné míře nezařaduje. Odmyslímeli si uvedené sonaty, pak v uvedených skladbách komorní hudby patří jenom dvě, a to Schubertův Kvartet a Ravelova Introdukce a Allegro, napísaná pro komorní soubor. Ozvaly se i různé výtky, proč ta nebo ona nově nahraná skladba nebyla do stovky předkládané k posudku gramofilmům navržena.

Mezi pohřešovanými skladbami, na něž se rozpoznameli sami angličtí posluchači, je i Dvořákova „Novosvětská“, a to v nahráni orchestru Philharmonia pod řízením dirigenta Galliera. Pisatel sice uznanává, že dřívější nahráni České filharmonie je znamenitá, ale lásky k dílu Dvořákovu je v Anglii příliš veliká, aby český mistr nebyl pohřešován.

Soutěž je daleko vytýkáno, že nezařadila do své stovky ani Janáčkovu „Sinfoniettu“, kterou pro HMV nahral s Českou filharmonií Rafael Kubelík (C 3753-55). Za desku, která pro technickou zdářlost neměla být pominuta, jsou považovány i tanče ze Smetanova „Prodané nevěsty“, které dirigoval Sir Thomas Beecham. Po velkých chválách dirigentského Beechamova umění a muzikantského včitání, anglický recensent poznává na dotvrzení správnosti svého názoru, že tato deska „byla rozkošnou vzpomínkou na jednu z nejvíce oblažujících oper, jaké kdy byly napsány“. Bedřich Smetana by měl z tohoto potesknutí anglického posluchače jistě rádost a rozuměl by i tomu Angličanovi, který se zase podivil, jak navrhovatelé mohli opomítnout ve své stovce nedávno nahraný průfez tragickým Gluckovým „Orfeem“. Časopis „The Gramophone“ hodlá ovšem ve svých soutěžích, jež jistě pozvedají ještě více dobrý výkus široké obce gramofili a její zájem o vážnou hudbu, pokračovat.

V. F.

Johannes Brahms je na gramofonovém trhu stále v popředí pozornosti. Kritika již po dlouhou léta volala, aby bylo celistvě nahráno jedno z vrcholných děl tohoto „věřicího nevěrce“, nazvané „Německé rekviem“, psané nikoli na obvyklý liturgický text, nýbrž na volně vybrané texty z Bible. Nyní Brahmsova rozlehlá skladba byla nahrána hned dvakrát, a to ve Vídni a v Americe. Ve Vídni se jí ujala společnost Columbia a získala pro provedení Videinské filharmoniky a převecký sbor Společnosti přátele hudby ve Vídni pod řízením Karajanovým. Sola zpívají baritonista Hans Hotter a sopranistka Elisabeth Schwarzkopfová. (Columbia LX

1055-64.) V Americe „Ein deutsches Requiem“ vyšlo na deskách Victor v provedení orchestru a sboru této společnosti. Dílo řídí Robert Shaw, sóla zpívají barytonista James Peacock a sopranistka Eleanor Steberová.

Barevnost hudby Rimského Korsakova přímo vybízí k novým nahráni, jež by se technicky dovezeno vyrovnat jeho mistrovským znějicím orchestrem. Společnost Decca vydala nyní Capriccio espagnol a Suite z „Carri Saltana“. Operní suite hraje London Philharmonic Orchestra a řídí ji známý polský dirigent G. Fitelberg (K 1534-55) a Španělské capriccio The National Orchestra pod řízením Basila Cameron (K 1328-29).

Z REDAKCE

Omezení přídělu papíru, vyvolané státně-hospodářskými ohledy, postavilo nás před nezbytnost vytisknout všecky obsah tohoto listu do 24 stran. Je známo, že toto dočasně zkrácení postihlo i čtenáře ostatních časopisů. Ve snaze učinit je nejméně těžkým bude nadále zájemrem redakce zachovat všecky podstatné složky obsahové, neboť každá má své čtenáře.

I náplní časopisu však podlehá důsledkům kvantové teorie potud, že články nemohou být podle okolností kratší než jisté minimum, a do menšího počtu stran se jich pak ovšem vejdě méně. Proto také nemůžeme vyloučit možnost, že někdejší rovnováha námětů, s níž patrně většina čtenářů bez podstatných výhod souhlasila, bude čas od času mírně posunuta; na příklad v tomto čísle ustoupily návody na přijímače (až na jediný, hodně prostý) přístrojům dílenškým a laboratorním, a statím theoretickým. Přátelé tohoto časopisu, jimž jejich dosavadní věrnost dává právo zaujmout stanovisko k témtoto zjevům, jistě uvěří a před vyslovením názoru odmitáváho uváží, že i redakci přineslo nové uspořádání potíže ne právě malé. Projevují se nezbytností většího pracovního nákladu jak na volbu, tak na zpracování námětů, a ukážalo se, že je stejně pracnejší připravit k tisku náplň do rozsahu tradicí ustáleného, než takto zkráceného. Opakujeme, co jsme již dříve uvedli a také dodrželi: jakmile se hospodaření s pásem uvolní do potřebné míry, bude naším prvním zájmem dohonit, co bylo zameškáno, a nahradit, v čem byli čtenáři zkráceni.



Čtenář, který z obsahu čísel vybírá hned listy, věnované knižní příloze, zajistí si úplnost tohoto čísla, přilepí-li pozorně ve hřbetu první list, který se tentokrát oddělením listu s přílohou uvolní.

NOVÉ KNIHY

RNDr Ivan Šimon, Centimetrové vlny a jejich užití, vydal EŠC v Praze 1947; 258 stran formátu A5, 256 obrázků a výkresů. Cena brožovaného výtisku 180 Kčs.

Po úvodu, věnovaném rozdělení kmitočtů a historii, přistupuje autor k součástem v obvodu (R, L, C) k oscilačním obvodům, vedením, kabelům, vlnovodům, rezonátorům. Další kapitola je věnována měřicím přístrojům a metodám; následuje popis používaných způsobů výroby centimetrových vln. Kapitola o anténních je zakončena vzorcí a grafy pro šíření vln. Poslední oddíl je věnován použití cm vln ve sdělovací technice, jako orientačního a navigačního prostředku a ve vědě. Závěr tvorí početný výběr nejdůležitějších pramenů z literatury a rejstřík.

Je málo prací českých autorů, které by tak věcně a hutně podávaly ucelený obraz vědního oboru. Při této překotném vývoji techniky vln krátkých než metr během posledních let stává se obtížným i odborníkovi, aby sledoval všechny zahraniční prameny, a tu přichází na pomoc Simonova knížka, která pře-

hledně a soustavně zpracovává stav vědy i techniky na tomto poli až do roku 1946.

Dr Jiří Nechvile

M. G. Scroggie, Radio Laboratory Handbook, 4. doplněné vydání vyšlo 1948, vydal Wireless World, Iliffe and Sons, Londýn. — Formát 112 × 176 mm, 430 stran, 216 obrázků, cena váz. výtisku 12/6 sh.

O předešlém vydání z roku 1946 jsme referovali v RA 9/47 na str. 261: Základ zůstal nezměněn; autor nahradil výškou několik snímků měřicích přístrojů obrázky modernějších verzí, zhustil méně dležité partie a doplnil četné odstavce podrobnostmi; dodatek je rozšířen o tabulkou absolutních mér MKS (Giorgi).

Kněží tohoto druhu právem naše čtenáře zajímají, jak obsahem, tak usnadněním studia odborné terminologie, a litujeme, že nedostatek devísi nedovoluje dovoz technické literatury pro soukromé čtenáře JN

Ing. Dr František Kašpar, Větrné motory a elektrány I. Vydal EŠC v Praze 1948, 368 stran formátu A5, 261 obrázků a výkresů, cena šitcho a oříznutého výtisku 240 Kčs.

Využití větrné energie je složitý a významný problém, k jehož řešení je zapotřebí znát četná, vzájemně odlehá odvětví vědy i techniky. Zatím vyšší první díl souborného pojednání obsahuje theoretické základy a nástin vypočtu větrných motorů; obsáhlý seznam literatury odkažuje na 223 práce. Věříme, že kniha najde mnoho zájemců i mezi čtenáři t. l., které zajímá otázka větrných elektráreniček pro chaty a tábory. Těšíme se na připravovaný druhý díl s popisem konstrukcí a částí praktickou. JN

Prvních pět let

Karel Koníček, Veslužbách českých ořechových rozhlasů v prvních pěti letech. Vydal Čs. rozhlas nákladem Orbis, Praha, 1948. — Formát 170 × 245 mm, 100 stran, 35 snímků. Sitý a oříznutý výtisk za 73 Kčs.

Z bohaté zásoby vzpomínek a zážitků vytěžil autor zajímavé obrázky z počátečních dob útvaru, který se brzy poté rozvinul v kulturní a sociální faktor první velikosti. Vede události, na jejichž ohlas dnes málokdo vzpmene, a které mohly z důvěrného přiblížení tlumočit jen přímý účastník, z kruhu nejstarších spoluúčastníků rozhlasu, jsou tu i cenné dokumenty obrazové, které zachycují přístroje dnes už historické, prostředí dálno nahrazená dokonalejšími, a osobnosti, které stály u kolébky našeho rozhlasu. K poučnému i zajímavému oživení do dnes rychleji zapomínaných než kdy dříve, je tato knižka účinnou pomůckou, stejně jako příspěje historikovi, který bude jednou zpracovávat dějiny čs. rozhlasu s hledisek širších a obecnějších. P

Ing. Andrej Svěšník a Ing. A. A. Hoch: Slovenské sovětské zkratky v kratek, vydal Orbis v Praze 1948 — 262 strany formátu 128 × 181 mm, šitý a oříznutý výtisk za 80 Kčs.

Charakteristickou známkou životního tempa a úsporné stručnosti SSSR jsou četné zkratky, jejich množství si vyžádalo zvláštního slovníku. Naše čtenáře zaujme především oddíl II, obsahující tabulku pro hláškování, „Q“ kodex a letecké dorozumívací značky. n

OBSAHY ČASOPISŮ

ELEKTROTECHNICKÝ OBZOR

Č. 11, květen 1948. — O Théveninově po- učce, Ing. Dr L. Hařka. — Wolfram a molybden v elektrotechnice, Ing. Dr J. Korecký.

Č. 12, červen 1948. — Absolutní jednotky a měřicí přístroje, Ing. O. Gregora.

Č. 13—14, červen 1948. — Oscilogramy průbojů impregnovaného papíru, Ing. Dr M. Proberger. — Thermodynamické příčiny molekulární polarisace, Dr J. Brabec.

C. 15, červenec 1948. — Práce a výkon, Ing. Dr F. Brabec. — Impregnacní technika v průmyslu, Ing. J. Novák.

SLABOPROUDÝ OBZOR

C. 5, květen 1948. — Televise a FM pro ČSR, J. Kapoun. — Měření impedancí na krátkých vlnách, Ing. Dr A. Tietz. — Fázová a kmitočtová modulace, Ing. Dr A. Hlavsa. — Funkce typu $\cos(n \cos x)$ a frekvenci modulace, O. Jaroch.

KRÁTKÉ VLNY

C. 7, červenec 1948. — O antenních stojárech, Ing. O. Topinka. — Nová úprava ECO, V. Polesný. — Zesilovač s kathodovou vazbou, II, M. Langhi. — Další transceiver pro UKV, MUC J. Staněk.

COMMUNICATIONS

C. 5, květen 1948, USA. — Návrh podružného rozhlasového studia, R. J. Schilling, A. Stark, W. Sherwood. — Návrh tv vysílače, G. E. Hamilton. — Kontrola kmitočtu tv vysílače, R. R. Freeland. — Zkušební přístroje ve vysílači, III, H. G. Eidson. — Výpočet konstant krátkých přijímacích anten, H. Kees.

C. 6, červen 1948. — Návrh tv antény pro dvě pásmá, L. I. Libby. — Návrh tv vysílače, II, G. H. Hamilton.

GENERAL RADIO EXPERIMENTER

C. 11/12, březen-duben 1948, USA. — Náhradní obvody křemenných výbrusů pro 30 až 100 kc/s, J. K. Clapp.

C. 12, květen 1948. — Dělič napětí k elektronkovému voltmetru.

C. 1, červen 1948. — Zlepšený vzor nf generátoru, D. B. Sinclair. — Nový model kalibrátoru napětí, A. P. G. Peterson.

PROCEEDINGS I.R.E.

C. 5, květen 1948, USA. — Obliba různých způsobů přenosu u posluchačů rozhlasu, H. A. Chinn. — Dvojí přenos v pásmu mikrovln, W. M. Goodall. — Stabilizace napětí negativním proudem, P. Luo. — Některé základy i úvahy pro omezení poruch a dosah radaru a spojení, S. Goldman. — Analýza stálých a přechodových zjevů u tv zesilovačů se zápornou zp. vazbou, J. H. Mulligan a L. Matner. — Návrh vysílaček tetody pro 500 Mc/s, W. G. Wagener. — Poznámka k maximu směrnosti antény, H. J. Ribble. — Vlastní oscilace reflexního klystronu s několika kmitočty, W. H. Huggins. — Muži ve výzkumu, J. E. Hobson. — Úvahy o spojení s Měsícem, D. D. Grieg, S. Mezger a R. Waer. — Statistiké metody ve výzkumu a vývoji v elektronice, L. S. Schwartz. — Pokusy se šířením mikrovln, L. E. Thompson. — Přenosný přístroj pro spojení mikrovlnami, Ch. E. Sharp a R. E. Lacy.

C. 6, červen 1948. — Zesilovač s malým šumem, H. Wallman, A. B. Macnee a C. P. Gadsden. — Použití projektivní geometrie v teorii mísání barev, F. J. Bingley. — Pokus o přibližné řešení problému absorpcie v ionosféře, J. E. Hacke. — Měření nespojitostí ve vlnovodech, N. Marcuvitz. — Využávací odpor půlvlnních záříček, Ch. H. Papas a R. King. — Inženýr v elektronickém průmyslu, H. B. Richmond. — Zlepšení v konstrukci studia, R. B. Monroe a C. A. Palmquist. — Způsob vysílání, který zmenšuje mrtvé pásmo, J. E. Hacke a H. Waynick. — Kmitočtová stabilisace mikrovlnných oscilátorů, W. G. Tuller, W. C. Galloway a F. P. Zaffarano. — Pseudosynchronizace v oscilátořech se stabilisovanou amplitudou, P. R. Aigrain, E. M. Williams. — Křemenné filtry s malou indukčností, J. J. Vormer. — Charakteristika tridy v oboru pozitivní mísíky, G. W. Wood.

C. 7, červenec 1948. — „Počítáč kmitočtu“ a jeho použití k demodulaci FM, E. Labin. — Duplexní spojení mikrovlnami, R. V. Pound. — Použití matic na elektronkové obvody, J. S. Brown a F. D. Bennett. — Teorie pole v elektronice s postupnou vlnou, L. J. Chu a J. D. Jackson. — Příspěvek k approximač-

nímu problému, R. F. Baum. — Časová konstanta zesilovače s n identickými stupni, E. F. Grant. — Elmg pole dipolu s laditelným odražníkem konstantního výkonu, R. King. — Možnosti zlepšení dnešní televize, D. G. Fink. — Vývoj měření pod vodou, R. D. Bennett. — Rízení rychlosti avc, A. W. Nolle. — Měření horizontální složky dopadajících mikrovln metodou rozdílu fází, A. W. Straiton a J. R. Gerhard. — Interference v obvodech pro vvf, W. R. Young. — Normy RMA pro televizní vysílání.

QST

C. 6, červen 1948, USA. — Detektor pro příjem jediného postranního pásmá, O. G. Villard a D. L. Thompson. — Nestabilní zesilovač ve vysílači, D. H. Mix. — Superregenerační přijímač pro 220 a 235 Mc/s, C. V. Chambers. — Způsob vysílání s jediným postranním pásmem, D. E. Norgaard. — Přenosný antenní systém pro pásmo 10 m, E. P. Bonner.

C. 7, červenec 1948. — Způsob příjmu jediného postranního pásmá, D. E. Norgaard. — Sklápací stožár vysílače, B. F. Davidson. — Návrh filtru pro ní zesilovače, R. W. Buchheim. — Přenosný vysílač pro 144 Mc/s, E. D. Gibbs. — Adaptor k vysílači pro jediné postranní pásmo, R. L. Dawley.

RADIO CRAFT

C. 9, červen 1948, USA. — Základy frekvenci modulace, J. B. Ledbetter. — Signálové generátory pro FM, B. Stang. — Přenosy FM, L. L. Kimball. — Opravy fm přijímačů, M. S. Kiver. — Jednoduchý fm přijímač, R. E. Altomare. — Diskriminátorové obvody, D. H. Carpenter. — Přijímač antény pro FM, H. W. Secor. — Slovník odborných výrazů z FM, J. B. Ledbetter.

RADIO NEWS

C. 6, červen 1948, USA. — Elektronový mikroskop, T. Goote. — Nové směry v konstrukci přijímačů, W. W. Hensler. — Směšovač pro mf = 1600 kc/s, N. G. Noell. — Měření hloubky modulace am signálu, R. P. Turner. — Doplněk komunikačního přijímače pro jediné postranní pásmo, McMurdie Silver. — Základy elektroniky v průmyslu, R. Endall. — Elektronový voltmetr na baterie, R. H. Krueger. — Zesilovač pro gramofon se širokým pásmem, G. Southworth. — Záznam a reprodukce zvuku, XVI, měření na zesilovačích, O. Read. — Rídítelný zdroj ss napětí, W. L. Kinsell. — Novodobé tv přijímače, III, směšování a oscilátory, sladování, M. S. Kiver.

C. 1, červenec 1948. — Nové směry v konstrukci přijímačů, II, W. W. Hensler. — Diody voltmetr, R. P. Turner. — 200 W vysílač pro pásmo 80, 40 a 20 m, Ch. S. Mayeda. — Zkušební přístroje pro tv opravnu, A. Liebscher. — Opravné obvody pro dynamickou přenosu, J. F. Gruber. — Směšovač pro příjem 100 až 500 kc/s přijímačem pro střední vlny, R. C. Amundsen. — Zesilovač s kompresorem dynamiky, R. M. Crottinger. — Záznam a reprodukce zvuku, XVII, jak počítat s decibely, O. Read. — Radioteknika při hledání nafty, T. A. Patterson. — Měří rychlosť fotografických uzávěrek, V. B. Westburg. — Levný pomocný vysílač 300 kc/s — 24 Mc/s, H. Gould. — Novodobé tv přijímače, IV, mf zesilovač systémy a oddělování zvuku a obrazu, M. S. Kiver. — O nebezpečí úrazu elektrickým proudem, G. Dexter.

RCA REVIEW

C. 2, červen 1948. — Srovnávací měření do-sahu tv vysílačů na pásmech 68, 288, 510 a 910 Mc/s, G. H. Brown, J. Epstein a D. W. Peterson. — Kinematografický záznam tv obrazu, R. M. Fraser. — Piezoelektrické rezonátory BaTiO₃ a (Ba/Sr) TiO₃, H. L. Donley. — Sluneční skvrny a radiové „počasí“, A. Arzinger, H. E. Hallborg a J. H. Nelson. — Elektrooptická charakteristika tv systémů, O. H. Schade. — Analýza různých

systémů multiplexního vysílání, V. D. Landdon. — Technika fm radaru, I. Wolff a D. G. C. Luck.

SYLVANIA NEWS

C. 4, duben 1948, USA. — Frekvenční modulace, diskriminátory, J. H. Canning.

C. 5, květen 1948. — Sladování fm přijímačů, J. H. Canning.

C. 6, červen-červenec 1948. — Výroba tv obrazovek. — Zdroj napěti obdělníkového průměru.

ELECTRONIC ENGINEERING

C. 24, červenec 1948, Anglie. — Ultrazvukový „elektronický mozek“ pro počítací stroj EDSAC, M. V. Wilkes a W. Renwick. — Návrh usměrňovací diody s oxydovou katodou a velkým zředěním, E. G. Rowe, R. E. B. Wyke a W. Macrae. — Luminiscence jednoduchých oxydových fosforecenčních látek, R. B. Head. — Vý pentody elektrometrických obvodů, K. D. E. Crawford. — Germaniové usměrňovače.

C. 246, srpen 1948. — Millerův integrátor, B. H. Briggs. — Konstrukce betatronu ze skla, L. Rushford, S. J. Morrison a J. G. Brett. — Zkoušeč fotografických uzávěrek, D. T. R. Dighton. — Korekce skreslení tv signálu, H. B. Rantzen. — Výroba mohutných usm. diod s oxydovou kathodou, E. G. Rowe, R. E. B. Wyke a W. Macrae. — Procentové stupnice měřidel, D. W. Thomasson. — Vzdružovací význam, K. C. Macleod.

WIRELESS WORLD

C. 7, červenec 1948, Anglie. — Jak sladit diskriminátor, T. Roddam. — Doplněk komunikačního přijímače pro příjem jediného postranního pásmá, A. Dinsdale.

C. 8, srpen 1948. — Základy napáj. zdroje s vibrátorem, D. A. Bell. — Synchrody a selektivnost bez laděných obvodů. — Nf oscilátor s laděním LC, s velkou stabilitou, T. Roddam. — Účinnost odchylovacích cívek u obrazovky, W. T. Cocking. — HIFAM, vvf am rozhlas v USA, S. Tarzian. — Odívodnění použití zesilovače s velkým výkonem pro domácí potřebu, H. S. Casey.

L'ONDE ELECTRIQUE

C. 255, červen 1948, Francie. — Servomechanismy ve spojení s radiotechnickými problémy, I, základy, G. Lehmann. — O jisté vlastnosti oscilačního obvodu v resonanci, E. Fromy. — Přechodové stavby a impulsová technika, I, F. H. Raymond. — Studium výbojových prostorů analogií v elektrolytické vaně, R. Musson-Genon. — O některých druzích elektronek s rychlostní modulací, II, H. Warnecké.

ELEKTROTEHNIŠKÝ VESTNIK

C. 2-3, únor-březen 1948, Jugoslávie. — Ohyb magnetisační křívky železa, V. A. Koželj. — Problemy telefonometrie, V. Popović. — Stereoskopický záznam zvuku na bavivém filmu, A. Kittel.

RADIO

C. 11-12, listopad-prosinec 1947, Polsko. — Spolupráce radioamatérů při radiofikaci země, M. W. — Referát z výstavy Mevro. — Televize v letectví, efem. — Zesilovač s kathodovou vazbou, W. Kiryluk. — Nomogram závislosti zisku na kmitočtu v odporovém zdrojování.

RADIOTECHNIK

C. 6, červen 1948, Rakousko. — Měření vlnové délky mikrovln, R. Franz. — Dva přenosné přijímače, J. Sliškovič. — Superhet s el. rády E. — Měřicí můstek pro R a C, N. Schmidt. — Pomocný vysílač, E. Schmidt. — Stavba a cejchování S-metru, H. Bernhardt. — Vývoj televizního vysílání, F. Skala. — Koncentrace mikrovln reflektory, W. Nowotny. — Skinefekt na vodičích a vedení, L. Ratheiser.

C. 7, červenec 1948. — 70 let elektrického sdělování, E. F. Petritsch. — Modulace kodem, I, T. v. Hauteville. — Dvoulampovka

s el. řady U, V. Stuzzi. — Ohmmetr. — Měří isolace do 5 . 10⁹ ohmů, R. Silberbauer. — Metoda k nepřímému měření indukčnosti, R. Hauke. — Ochrana před podmořskými minami. — Měřík kmitočtu, H. Machytka.

Č. 8, srpen 1948. — Vývoj letecké radiotechniky v budoucnosti, H. J. Zettmann. — Součerné zapojení koncových stupňů, I. L. Ratheiser. — Kodová modulace, II. T. v. Hauteville. — Třílampovka se dvěma obvody, W. Hirschmann. — Přenosná třílampovka s el. řady D, V. Stuzzi. — Omezovač poruch, K. Waniek. — Reakce neutronů, H. Hardung-Hardung.

RADIO WELT

Č. 6, červen 1948, Rakousko. — Nově o superregeneraci, F. Benz. — Superhet s el. řady U. — Superhet „single span“, G. Zyhlarz. — Jednolampovka pro začátečníky.

Č. 7, červenec 1948, — Multivibrátor, K. Schwarz. — Lidový superhet s el. řady U, K. Kisely. — Universální zkoušecí přijímačů.

Č. 8, srpen 1948. — Fotoelektřina, M. Zimmerman. — Miniaturní superhet s 3 X P700, G. Zyhlarz. — Lidový superhet s el. řady E, K. Kisely. — Ukv jednolampovka se superregenerací pro pásmo 5 a 10 m.

RADIO SERVICE

Č. 53/54, květen/červen 1948, Švýcarsko. — Referát z basilejského veletrhu, I. Gold. — Referát z lipšského veletrhu, K. Tetzner. — Malý zesilovač, F. Menzi. — O fourierových řadách, J. Dürrwang. — Návrh a stavba moderních elektroakustických zařízení, V. F. A. Lüscher. — Pilové kmity, II, R. Hübner. — Ví mikrofonie a její odstranění, M. Kunz. — Přirozené věrný záznam a reprodukce zvuku na deskách, W. S. Barell.

PRODEJ • KOUPEL • VÝMĚNA

Insertní hlídka čtenářů

Který kolega mi prodá nebo zamíří elektronky za kterékoliv jiné, též jednotlivě: EL3, EM4, C1, CF7, DL11. Havlíček, Hodonice u Znojma. 062 p

Permanentní reproduktor na velký výkon průměru 37 cm, 50 W, nový, 2300 Kčs prodám, elektronku EBF11 koupím. J. Burian, Kunratice u Prahy 22. 063 p

Prodám komunikační super 7krát RV12P4000 za 3500 Kčs, nebo vyměním za normální super. Jiří Štěpánek, Most, ulice maršála Tita číslo 1789. 064 p

Koupím nutné: ACH1, AF3, AL4, AB2, 2krát RV12P2000, 2krát RV2,4P700, 2krát ECH4, EBL1, AZ1 s objím. Tlum. WD67R, i jednotl. K. Pospišil, Sadská u Kaple. 065 p

Prodám elektromotor Svět OS4/25 220 V stříd. svět. oza za 800 Kčs, 1 stejnospěr.

220° V PS 1/8 oba 710 v min. za 500 Kčs.

1 psací stroj kufřík, zn. Tip-top za 1000 Kčs.

A. Zedník, Telč III. 066 p

Koupím nebo vyměním za hodnotný radio-materiál kolejne event. výhybky pro dětský vlak zn. TRIX. Dr J. Nechvíle, Praha XII, čp. 1234. 067 p

Koupím nebo vyměním za různé radiosouč. vrat. přij. Telefunken Aquamarín, Smaragd nebo Tópas, nebo jen skřín z této přijimače i velmi poškozenou. Ot. Hajný, Praha XII, Moravská 5. 068 p

Prodám levně osciloskop zn. Vilnes. J. Živný, Štěchovice 94. 069 p

Prodám elektr. E449, E444, E443N, 329A-E2c všechny 100% nové, nebo vyměním za EL11, EF9, AL4. J. Štěrba, Poděbady 514/II. 070 p

Koupím ocel. skřínky na pom. vysílačka podle RA čís. 3/1948 Váchova zprávy obj. čís. 108. Též vyměním za elektronky. Oldř. Mišek, Trojanovice 219, p. Frenštát p. R. 055 p

Prod. 4 lamp. bat. D-super za 2000 Kčs. Štěpánek — Křídla 34, p. N. Město na Mor. 057 p

Prodám stavebnici síť. dvoulamp. podle Praktické školy, elektr. AF7, AL4, AZ1; bater staveb. s KDD1, 2volt. vibrátor, jednocest. eliminátor, elektr. 2krát DF21, 3krát E438, letovačka Solderx 4V a motor. 12 V — Jos Júfica, V. Polanka, p. Vsetín. 056 p

Koupím nebo vyměním DCH25, DDD25, 2X DF25 i jednotl. Nabíz: seleny 350V/500mA, RV2, 4P700, RL12P35. F. Boček, Tábor 751. 058 p

Predám lacne rádio-gramo, starše trans. odporu, kond. i ot. suché elektrol. elektronky a různý radiomat. Soznam pošlem na požad. Zn. na odpoved: J. Hedmeg, Ochtiná, okr. Rožnov. 059 p

Koupím za každou přijat. cenu tyto elektr.: DK21, DF21, DAC21, DL21, „Miniwatt“ — A. GÜLL, Dolní Rychnov 189/9, Sokolov. 060 p

Prodám nový osciloskop „Vilnes“ o průměru obrazovky 9 cm za 10 000 Kčs, dále miliampérmetr Roučka „Duo“ s několika shuntu za 1000 Kčs a R-C můstek za 1000 Kčs. Ing. Lad. Zamborský, Trnava, Divadelní 1. Tel. 22-83. 061 p

Za desk. fotopřístroj, 6X9, dvoj. neb troj. vý-tah dám hodn. radiosouč. a voj. elektronky. Jar. Zeman, Cheb, Čapkova 29. 047 p

Koupím za přij. cenu oscilátor Tesla MP 201 nebo jiný a Philips stlačovací triál, jadící kond. Výměna za jiné součástky možná. F. Soldát, Jablonec n. N., Gotw. 13. 048 p

Koupíme viac elektroniek LV3, LV30, AF100 a RV12P3000. Ideix Radio, Banská Bystrica. 049 p

Koupím elektronky KK2, KL1. A. Hosaniak, Ostrava II, Mariánskohorská 54. 050 p

Koupím elektr. B443 v dobrém stave. Dušan Švec, Slatinka, p. Slatina. 051 p

Koupím bezv., sil. synchron. motor k nahr., nejlépe továr. výr. Možno-li s taliřem. Z. Tarrant, Hor. Látvínov, tř. 9. května 29. 052 p

Koupím univ. měř. přistr. Multavi II n. pod. V. Kračmar, Praha XX, Skalka, Kralovicá 4. 053 n

Vyměním 32 čísel RA od r. 1940 až 1944 za miliampérmetr do 1000 mA. Jos. Zárybnický, Ohrázení 54, p. Jince. 054 n

Za selén. usměr. 220 V (10 až 20 mA menší, rozdílný) dám spec. krátkovln. a jiné vzá. elektronky a součástky (seznam zašlu) nebo prodám. Z. Frýda, Praha XIV, Nezamyslova 10. 038 n

Vyměním AL4, EBF2, EBL1, 1234, 1204, za nové: 3krát DCH11, DL11 3krát, nebo DL21, EK2, DF21 též 3krát, nebo DCH25, DL25 3krát. Vacek - Matula, Znojmo, Michalské nám. 3. 039 n

Dynamický mikrofon Telefunken Ela M 203/1 a krytalový Philips anglický v prvotřídním stavu i jiné prodejné. Zvukové ateliery Kupka, Ostrava, Českých legií 10. 040 p

Vyměním dva kusy KF4 90% a jednu VCL11 60% za dva kusy bezv. RV2,4P45, dalej akumulátor 2 V, 40 Ah za kompl. střepnicu malý vzor. M. Durčanský, Žilina, Okružná číslo 1712. 041 p

Prodám větší počet radiosoučást. seznam zašlu, koupím tři- nebo čtyrelektr. radio nebo vyměn. Jar. Kučera, Jeseník, Husova číslo 66. 043 p

Koupím ihned. za jakoukoliv cenu elektronky: DF21, DK21, DAC21, DL21, RENS1374d, RENS1204, RENS1214, REN704d. Též jednotlivě. Leo Píškovský, Brno 15, Jeronýmová 27. 044 p

Koupím bezvad. DCH21, DF22, DBC21, DLL21, pokud možná nové, nebo za ně dám DCH25, DF25, DAC25, DC25, DDD25, Ing. C. M. Čížek, Prostějov, Pod Kosířem číslo 56. 045 p

Koupím elektronku DAC21 a DF21. G. Hajdukevič, Košice, Jarná 25. 042 p

25L6G koupím nebo vyměním za jakoukoliv naši elektronku v orig. balení, nebo dobré zaplatím. E. Lízák, Karviná. 026 p

Za dvě elektr. KDD1 dám věci denní potř. nebo dobré zaplatím, kdo opatří. V. Petřelka, Kladno-Kubeck. 027 p

Prodám RA, roč. XXV - 1946, XXVI - 1947, váz., bezv. po Kčs 200,-. K. Svoboda, Brno, Marxova 7. 028 p

Koupím AK2, cena nerohoduje. J. Kučera, Přerov, Bratrská 14. 029 p

Pianovku, 36 basů, dám za 4elektr. síťový super a DF22, dvakrát DLJ21, DCH21, DAF21, za gram. desky. M. Kučera, Němcice 141, p. Sloup. 030 p

Koupím elektronky ECH11, EBF11, ECL11, v dobr. stavu i jednotl. Dobře zapl. Old. Hlobil, Podolí 1, p. Domáclice, Morava. 031 n Dám tovární bater. kuffík. super za síťový superhet. J. Němec, Praha XII, Horní Stromka 10. 032 p

Koupím DCH25, DF23, DAC25 a DL22 nebo všechny řady 25. ř. Chudoba, Nové Jirny u Prahy 56. 033 p

Koupím 160 m měř. drátu 1,5 smalt nebo hedv., trafojada 9 cm² a 15 cm² a elektr. AZ4. Jiří Etzler, Česká Třebová, Nová lékárna. 034 p

Koupím nebo vyměním za hodnotný radio-materiál jeden triál šoupací 3krát 500 cm pro radiopřijímač Philips T 660. J. Dostal, Olomouc, Masarykovo nám. 19. 036 n

Koupím můstek k měření indukcí. Prodám nepoužitý elektr. B2046, 2047, 2043. B. Zelenka, Praha XII, Chrudimská 5. 037 p

Díky za spoustu dopisů, NORA, prod. R. KAŠPAR, Senice/H. 035 p

Byt a studium zadarmo, k tomu teplo, světlo, plyn k vaření pro dva studenty radiotechniky, zkušené opraváře. Ve volném čase mohou pracovat za tarif a každý vydělá zvlášť 1500 Kčs měsíčně a získá další praxi. Informace: Radio Žáček, Praha II, Poříč, číslo 1. 046

Klid a za redakci odpovídá Ing. Miroslav Pacák

Tiskne a vydává ORBIS, tiskárská, nakladatelská a novinářská společnost akciová v Praze XII, Stalinova 46. Redakce a administrace tamtéž. Telefon číslo 519.41*; 539.04*; 539.06. Telegramy Orbis-Praha. ● „Elektronik-Radio a matér.“, časopis pro radiotechniku a obory příbuzné, vychází 12krát ročně první středu v měsíci (změna vyhrazena). Cena jednoho výtisku Kčs 15,-, předplatné na celý rok Kčs 160,-, na ½ roku Kčs 82,-, na ¼ roku Kčs 42,-. Do ciziny k předplatnému poštovné; výši sdělí administrace na dotaz. Předplatné lze poukázati v platném lístku Poštovní spořitelny, čís. účtu 10 017, název účtu Orbis - Praha XII, na složence uvedte číselnou a úplnou adresu a sdělení: předplatné Elektronika.

Prodavnice listu u Jugoslavii: „Orbis“, Beograd, Terazije 2. Nevyžádané příspěvky vrácí redakce, jen byla-li přiložena frankovaná obálka se zpětnou adresou. ● Za původnost a veškerá práva ručí autoři příspěvků. ● Otiskované články jsou připravovány a kontrolovány s největší péčí; autoři, redakce, ani vydavatel ne přijímají však odpovědnosti za event. následky jejich aplikace. ● Křížkem (+) označené texty zařadila administrace:

Příští číslo vyjde 6. října 1948.

Redakční a insertní uzávěrka 20. září.