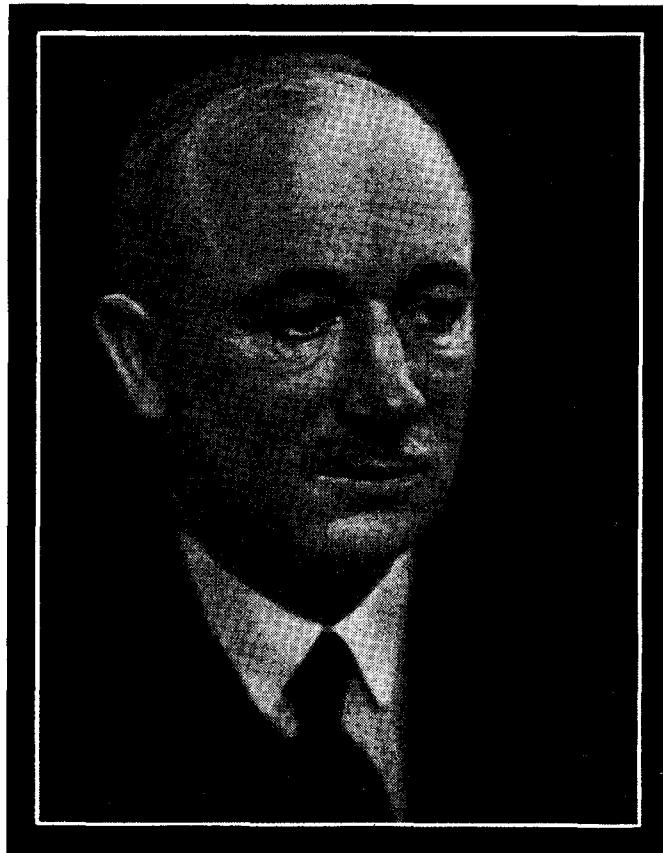


ELEKTRONIK • RÁDIOAMATÉR

ROČNÍK XXVII

V Praze dne 6. října 1948

ČÍSLO 10



Dr Edvard Beneš

Vtémž měsíci, jehož smutné dny před jedenácti pohnutými léty přihlížely k poslednímu boji slavného předchůdce a učitele, T. G. Masaryka, zesnul v podvečer třetího dne Dr Edvard Beneš, druhý president Československé republiky. Boj jest údělem politiků ve válce i v míru, a osud Dr Edvarda Beneše nebyl výjimkou. Dvojí veliké střetnutí světových sil na polích válečných, a mezi nimi období mírového, ale nikoli klidného politického vývoje, byly rámcem odbojové i budovatelské činnosti presidenta Beneše. Když se letošního května projevily následky trvalého přepínání sil a Dr Edvard Beneš na svůj odpovědný úřad resignoval, doufal celý národ, že klidná pohoda v ústraní domova navráti milovanému presidentovi otřesené zdraví. Nestalo se tak, a k žalu nás všech po třetí, a na neshledanou, rozloučil se národ s Edvardem Benešem.

Jen málokomu byla hluboká úcta a oddaná láska všech věrných prokazována štědřeji. Všichni z nás, kdo mají svým životním zaměřením blízko k projevům rozhlasovým, zachovají v paměti sváteční chvíle za okolností klidných i nejvíce vážných, kdy z reproduktoru zaznívala střízlivá a věcná, vždy pravdivá a hlubokou láskou k lidstvu znějící poselství Dr Edvarda Beneše. V těžkých dobách válečných, kdy byly obecné zásady dobra a lidskosti nesčetněkrát pošlapány, zachoval president Beneš vznešený odkaz Masarykův, jemuž věrnost za nás všecky přislíbil. A zůstavil celým svým životem, dílem a příkladem odkaz stejně významný.


PROHLÍDKA PVV

Radiotechnické přístroje čs. původu byly, jako obvykle, soustředěny v dolní části nového výstaviště, kde Tesla účelně využila stánku k roztríďení své produkce na jednotlivé díly. Telefony, návěsti, potrubní pošta byly ve stánku 1, vedlejší byl věnován zesilovačům, další přijimačům a čtvrtý vlevo vysílačům. Naproti němu byly měřicí přístroje a součástky, dále televise, informace a exportní hovorná. V rozsáhlém postranním stánku byly expozice podniků přidružených k Tesle, v druhém výstavku zboží velkých distribučních závodů.

Ke čtyřem již známým přijimačům Tesly, malému superhetu Talisman, většímu přístroji Rytmus, a dvěma největším, Romanci a Kongresu, přibyl vzor T 718, jednoduchý, přímo zesilující přijimač pro místní stanice. Viděli jsme tu i nový automobilový superhet, a ve stanicích připojených podniků několik přijimačů jednodušších. Ve stánku s vysílači bylo několik zajímavých přístrojů pro spojení na centimetrových vlnách a obvyklý vysílač PVV pro amatérská pásmá v plné činnosti. Mezi měridly jsme zhlédli novinku, jednoduchý přístroj na rychlé zjišťování ztrátového čísla transformátorových plechů od 1 do 4 W/kg, nový osciloskop s obrazovkou 7 cm, magnetický stabilisátor s napětím a zejména potěšující přehlídku základních součástek, elektronek, potenciometrů, svorkovnic, reproduktorů, odporek a kondenzátorů; odpory budou nadále dodávány v logaritmické řadě desítkových násobků hodnot 1; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,2; 4,0; 5,0; 6,4; 8,0; 10, jako je tomu v zahraničí, a později bude podobné stupňování zavedeno i pro kondenzátory. Taková řada dává sice některé hodnoty neokrouhlé, zato však zachovává stálé poměrné stupně přibližně 1,25, a dovoluje vystačit s menším počtem skladových hodnot než dříve. Jiné hodnoty, než jaké dává řada, mohou být dodány za příplatek, stejně jako zúžené tolerance až do $\pm 1\%$.

Ve stánku čs. televise byla přichystána scéna pro snímání obrazu, jehož elektrický přepis byl poté přenášen vysílačkou s centimetrovými vlnami na Petřín (reflektor této reléové stanice bylo lze zhlédnout z šestého patra veletřížního paláce na jeho střeše), kde pracuje soustava televizních vysílačů. Je to po třetí, co mělo naše obecenstvo přiležitost posoudit televizi, a živý zájem mnohých diváků byl zchlazen jen sdělením, že se pro blízkou budoucnost nebudou vyrábět přístroje pro soukromé zájemce.

Zemní reproduktor Tesla byl na prostranství trvale svažován sprchou, aby byla doložena jeho odolnost proti dešti. Jiný zajímavý doklad o vodotěsnosti sledovaly vedle hostů PVV také překvapené rybičky v akvariu, do něhož se ponořovala a vynořovala hrající hlavice téhož reproduktoru. Jestliže přehlídku některou zajímavost, o níž by bylo záhadno přinést zprávu, bud referentu omluvou, že tentokrát z důvodu praktických i jiných prošel nejenom radiovým trhem, nýbrž všemi stánky na všech výstavištích a uviděl (jako každý jiný návštěvník) tolík věci

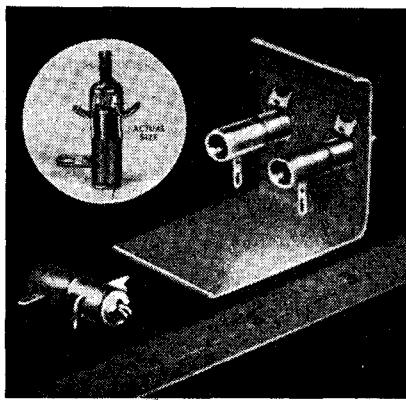

Trimr s jemným laděním

Vtipného řešení držáku železových jader (viz RA 6/48, str. 156) využila fa Erie k témuž účelu u nové úpravy trimrů: trubička, která nese cívku, je zde z trotilulu a nese pevný polep; šroubkem se do něho zasouvá kovový váleček, který představuje druhý, uzemněný polep. Při dosatečně tenké stěně lze dosáhnout snadno potřebné kapacitě; při malých rozměrech nehledě k levné výrobě je předností této úpravy možnost jemného nastavení.

PIRE 748n

Nejcitlivější relé

vyrábí fa Weston Instruments. Relé splňá již při dvou mikroampérech dotyk, který snese 120 V a 50 mA st i ss proud. Přístroj je v průhledné krabičce velikosti asi $5 \times 5 \times 2$ cm a jeho systém je podobný měřidlu s otočnou cívkou (Depréz). Vyrábí se v několika provedeních, polarisované nebo nepolarisované s ručním nebo elektrickým nastavením klidové polohy. (Proc. I.R.E., červenec 1948, str. 15A.) -rn-

Uzměřňovač místo kolektoru

Dynamo, používaná v automobilech pro nabíjení baterie, jsou značně draha a konstrukčně obtížná. Musí totiž mít nabíjecí charakteristiku značně plochou, aby byla baterie rovnoměrně dobíjena při různých rychlostech motoru. Tyto obtíže elegantně rozřešila fa Leece-Neville v Clevelandu. K nabíjení použila trifázového alternátoru

Z DOMOVY

a dokonalého suchého usměrňovače. Nejvýhodnější výhoda zařízení uvádí (kromě nízké ceny), že nabíjecí proud (60 A) je prakticky neměnný při rychlosti auta mezi 20 až 180 km/hod. Zařízení je rovněž značně menší a lehčí než ss dynama, a také účinnost je značně větší, protože buzení alternátoru se děje částečně permanentními magnety (ze slitiny AlNiCo). (Radio Craft, březень 1948, str. 58.) -rn-



Zajímavý elektronkový voltmetr

uvědla na trh firma Hewlett-Packard Comp. Voltmetr má neobyčejně veliký rozsah napětí — při nejcitlivějším rozsahu je měřitelné napětí 0,001 V. Max. napětí je 300 V. Kmitočtová charakteristika s přesností $\pm 3\%$ rovná mezi 20 c až 2 Mc. Stupnice přístroje je rovnoramenná. Vstupní impedance je $1 \text{ M}\Omega$ paralelně s 15 pF . Voltmetr se hodí jako měrný zesilovač pro osciloskop. Jeho výstupní impedance je 1000Ω a maximální výstupní napětí 0,5 V. -rn-

Malý potenciometr

Zmenšení rozměru potenciometru nelze dosáhnout změšováním hlavních měr; tak by konečně připojovací očka zabírala víc místa než vlastní potenciometr. Lze však očka vypustit a přívodní dráty vyvést zadní stěnu, a takový potenciometr je vyskutkou miniaturní. Na obrázku je výrobek fy Dubilier s odpory $1\text{k}\Omega$ až $10 \text{ M}\Omega$ lin. nebo $5\text{k}\Omega$ až $5 \text{ M}\Omega$ log. Právě je několika 20 mm, výška asi poloviční, úprava tropická, chráněná neprodrysným uzavřením před vlivem teploty a vlhkosti.

WW 748n

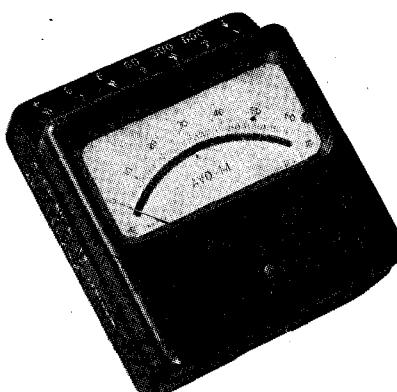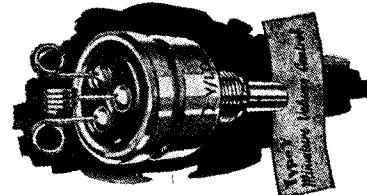

hodných pozorů, že je stěží všechny zaznamenal, a i kdyby se mu to podařilo, sotva by vystačil s přiděleným místem zde, a s čtenářovou trpělivostí.


Novinkou a radostným překvapením je výrobek fy Metra, Blansko, universální miliampérvoltmetr Avo-M pro stejnosměrný i střídavý proud do 10 000 c/s, s prourovými rozsahy 1, 2, 6, 60, 600 a 6000 mA ss i st, napěťovými rozsahy 6, 60, 300, 600

voltů ss i st, pro ss ještě 0,12 V, spotřeba voltmetru ss i st je 1 mA pro plnou výkylku, toliko rozsah 6 V st má spotřebu asi 10 mA. Přístroj nemá přepinač, rozsahy se volí zasunutím přívodu do příslušné zdiřky. Stupnice je lineární, stojí pro obojí druh proudů i napětí a pro všechny rozsahy. Přesnost ss měření $\pm 1\%$, st měření při 50 c/s $\pm 1,5\%$, při 10 000 c/s $\pm 3,5\%$. Přístroj má nulovou korekci, nožovou ručku, zrcadlovou stupnicí, délka stupnice je 72 mm, cena přístroje je 2400 Kčs. Zdá se, že tímto výrobkem splnil podnik Metra bez zbytku všechny požadavky radiotechniků na měřicí přístroj pro běžnou práci jak co do vlastností, tak co do ceny, a pro mladé radiotechniky nebude patrně výhodnější a hodnotnější dárku k letošním vánocům, i když ne každý. Ježíšek může tak hluboko sáhnout do kapsy. Uvážíme-li, že předvalné ekvivalent dnešní ceny je asi 800 Kčs, a že tehdy stál porovnatelný, ale ne stejně vybavený přístroj DUs 1 s příslušenstvím více než dvojnásobek, je možno dnešní cenu pokládat za výhodnou.

Nové malé ellyty

V obvyklém hliníkovém pouzdro prům. 35 mm a výšky 100 mm dodává fa Mallory trojnásobný elektrolyt, kondensátor 3×8 mikrofaradů pro napětí 450 voltů prov., dostatečně navzájem izolovaný, aby snesl seriové spojení sekci — jistě hledaná součást trpasličích přijimačů a měřidel.

QST8/JN

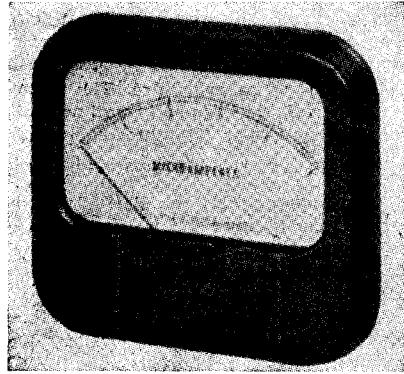

Ručkový přístroj s 200 000 Ω/V

Náš zahraniční čtenář poslal nám z návštěvy Britského průmyslového veletrhu prospekt vy Vickeria Instruments. Midland Terrace, Victoria Rd., N.W. 10. Lond. Je v něm zobrazeno ručkové měřidlo s otočnou cívku, která má plnou výchylku při 5 mikroamperech, dovoluje snadno odčítat zlomky desetin μA a jako voltmetr má odpor 200 000 ohmů na volt, takže při větších rozsazích se vyrovná elektronkovému voltmetru pro ss napětí. Konstrukce nepochyběně využívá moderní magnetické slitiny a je dokladem postupujícího rozvoje měřidel i po mechanické stránce. Nemí tomu dávno, co přístroje pod 1 mA základního rozsahu byly jen v laboratorním provedení, po případě jako galvanometry se zavěšením na pásku.

Ve strojovně veletržního paláce jsme objevili dvojí druh pantografického rychlého stroje, výrobek Škodovky, a krásný malý soustružek, jako stvořený pro domácí dílnu, výrobek volmanovských učňů, který se však také dodává seriově, a stojí s úplnou výbavou 42 000 Kčs; není to totiž hříčka pro diletanty, nýbrž přesný stroj pro jemnou mechaniku. Mnohý zajímavý stroj obsahovala i výstava SSSR, zejména měřidla elektronická, bohužel s údaji příliš kusými, řadu přijimačů zevnějšku vcelku střízlivého, ale zjevně superhety s mnoha speciálními doplňky. Také dvojice velkých osobních aut sovětské výroby měla vestavěny přijimače, dokonce s tlačítka. V holandském stánku zabírala největší plochu výstavka firmy Philips, kde bylo možno zhlednout v činnosti několik vzorů přijimačů, zejména dvourozsažový přijimač pro auto rozmezů téměř trpasličích, standardní přijimače s novým způsobem rozestření kv pásem (pro ladění na kv se používá kondensátorů s vykrajovanými deskami, takže pásmo má povolný přírůstek kapacity a je

Vakublesk nesmí do letadla


Před několika měsíci vydala federální americká komise zákaz letecké přepravy vakuumových bleskových baněk. Důvod jest zajímavý: radarové soupravy, používané v americkém civilním letectvu, indukovaly do zapalovacích vláken blesků energii tak velikou, že postačila k jejich zapálení. Při větším přepravovaném množství mohlo tak vzniknout v letadle požár. Jak se zjistilo, nebezpečí vznícení nebylo možno odstranit ani kovovým obalem. Podle novějších zpráv (Radio Craft, duben 1948, str. 18) podařilo se však firmě Sylvania nalézt způsob balení, který nebezpečí vznícení odstraňuje. Baňky jsou baleny jednotlivě do staniových obalů a zásilka musí být uzavřena do dvojitě hliníkové krabice. Projedli tento obal přesnými zkouškami federální komise, doufá jmenovaná firma, že bude moci obnovit letecké zasilání.

-rn-



Prostorový kopírovací stroj

Výkres a snímek znázorňující pantografovou gravírku, výrobek Micco Instrument Co. v Cambridge, Mass., USA, ježíž inserát v červnovém Communication nás upoznal nejenom námětem, nýbrž i jednoduchostí řešení. Jednoduchý pantograf s několika pevnými stupni změnění, nikoli se změněním plynule měnitelným, má ještě možnost otáčení kolem vodorovné osy v místě pevného kloubu, takže kopírovací hrot i rydlo mohou kromě pohybů v rovině vykonávat ještě pohyby kolmo na

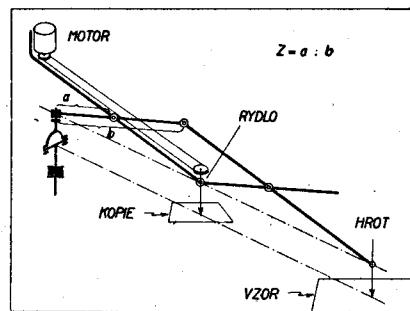

tuto rovinu a tím kopírovat útvary prostorové, trojrozměrné. Při tom jsou všechny tři rozměry zmenšeny stejně. Obvyklé popisování dovoluje ovšem tato gravírka také. Hrot kopírovací, rydlo a střed kloubu, kolem kterého se pantograf nakládí, musí být v přísnce, rovnoběžné s rovinou pantografu. Gravírkou tohoto druhu je možno rýt celé drobné kovové předměty podle větších, na pr. dřevěných nebo sádrových (formy na lisování, razidla, medailony a pod.). Přístroje tohoto druhu bývají obvykle složité a nákladné; tím spíše je možné očekávat, že tento příklad opačných vlastností povzbudí dovedné konstruktéry k napodobení.

Rozhlas a televize na sletišti

Podklady a obrazový materiál k referátu v minulém čísle dodala firma Tesla n. p. Zmínka o tom chyběla v dotyčném článku nedopatřením redaktorovým; nicméně věříme, že čtenáři neunikly údaje o původu zařízení, otištěné v 7-8 č. t. l. na straně 183.

ných u nás, a českým textům některých prospektů zjevně chyběla jazyková a odborná revize. Výstava slévárenství s ukázkami výrobků i práce zaujala celý prostor strojovny starého výstaviště a ukázala zájemcům mnoho zajímavých věcí z tohoto oboru.

V ostatních částech výstaviště byly soustředěny věci, které nás jako odborníky zaujaly méně, i ony však byly dobrou příležitostí pro zájemce z příslušných oborů a zajímavou podívanou pro laiky. Zatím co části, vyhrazené národním podnikům, jeví zřetelnou proměnu k prostředí, výpravě a estetickým prostředkům výstavním, zůstala v ostatních částech zachována ona příznačná rozmanitost, hlučnost s trošičkou shonu a jiných tržištěných zjevů, až do nabízení různých „patentů“ pro domácnost, jimiž bývaly předválečné veletrhy obdařeny, ne-li zatíženy. A tak byl i letos pražský výstavný veletrh nejenom příležitostí pro kupce, nýbrž i svátkem pro laické návštěvníky, diváky a sběratele prospektů, kterým se tu opět s mnoha stránek objevilo, co všechno dovedeme u nás vyrábět.

ŠUMOVÝ ODPOR ELEKTRONKY

**Ekvivalentní šumový odpor elektronky,
co je, jak se jeví v přijimači, jak se měří**

Protože elektrický proud není plynulý tok, nýbrž nezcela rovnoměrný pohyb elektronů s náboji e , je každý elektrický odpor i elektronka zdrojem drobných nepravidelných elektrických impulů, které jmenujeme šum. Šumové napětí omezuje použitelnost elektronek při zesilování velmi malých napětí. Následující článek probírá podstatu, výpočet, účinek a měření veličin, které s pojmem šumového odporu souvisí.

Je známo, že elektronkové zesilovače a přijimače — jsou-li dostatečně citlivé — šumi. Odstraní-li se šum, vzniklý vadnou stavbou, zůstává vždy šum elektronek a vstupních odporníků, který nelze odstranit. Je důležité znát tato nezbytná kolísání elektrického napětí, která se projevují šumem, poněvadž tak je možno zjistit meze požadavků na přijimač a míru, s jakou se jeho konstruktér této nepřekročitelné hranici přiblížil.

Z hlavních příčin šumu zesilovačů (a přijimačů) je *nespojitost anodového proudu elektronek*. Anodový proud je způsoben tokem elektronů, t. j. malých částec, z nichž každá nese elementární elektrický náboj ($e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ coulomb). Teče-li tedy anodovým obvodem proud I_a , pak tento proud vzniká nepravidelnými krátkými tepy v počtu $I_a \cdot 6 \cdot 10^{18}$ za sec. Na př. proud 10 mA vzniká tokem $6 \cdot 10^{18}$ elektronů za sec. Za uvažovanou elektronkou je obvykle připojen zesilovač, který zesiluje určité frekvenční pásmo šířky Δf .

Pokusme se spočítat efektivní hodnotu střídavého proudu v tomto pásmu, který vzniká nepravidelnými tepy elektronů. K tomu účelu uvažujeme z počátku případ, kdy nárazy jsou trojúhelníkové a opakují se pravidelně s periodou $1/2\pi$ za sec., t. j. po 2π sec. následuje vždy další tep. Potřebné vztahy najdeme v článku Harmonická analýza tepavých průběhů v Radioamatérku 1/48, str. 7. Časový průběh proudu takových nepravidelných tep je:

$$I = p \left[\frac{s}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{4}{k^2 \pi^2 s} \sin^2 \frac{k \pi s}{2} \cos kt \right] \quad (1)$$

p = výška tepu, s = délka tepu, t = čas.

Střední energie, kterou tento proud vzbudí v anodovém odpisu R a která je v uvažovaném pásmu, je:

$$w_f = I_f^2 R = \frac{p^2}{2} R \cdot \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{4}{k^2 \pi^2 s} \sin^2 \frac{k \pi s}{2} \right)^2 \quad (2)$$

(I_f je efektivní hodnota střídavého proudu, pokud je v uvažovaném frekvenčním pásmu) neboť střední energie směsi proudu různých frekvencí je dána součtem středních energií jednotlivých proudu a ty jsou dány polovinou čtverce amplitudy, násobené odporem. Mezi I , m nutno volit tak, aby byly součty provedeny pro všechny frekvence, které leží v daném frekvenčním pásmu. Je-li tedy frekvenční pásmo $f_2 - f_1 = \Delta f$, pak I je nejmenší celé číslo z pásmu $(2\pi f_1, 2\pi f_2)$ a m je nejvyšší celé číslo v tomto pásmu. Ve skutečnosti jsou tepy velmi krátké (s velmi malým) a tedy (2) přejde

méně snadno, rozdělí se elektrony pravidelněji a energie bude menší než udává vzorec (5). Kdyby na př. elektrony při anodovém proudu 10 mA přecházely zcela rovnoměrně, byl by počet tepů za vteřinu $6 \cdot 10^{18}$ a při frekvencích, obvyklých v radiotechnice, by energie byla rovna nule. Takový případ nastává u diody s prostorovým nábojem, neboť prostorový náboj, ochuzený o elektron, který právě přelétává k anodě, se stal poněkud kladnější a brzdí okamžitý přechod dalšího elektronu; tím prostorový náboj rozděluje přechody elektronů pravidelněji. Opačný účinek mají kladné mřížky vice-mřížkových elektronek, ve kterých elektron ze skupiny elektronů, přelétávajících k anodě, který je přitažen k kladné mřížce, usnadňuje — jsa kladný — postup dalších elektronů po své dráze. Tím se nepravidelnosti přechodu elektronů zvětšují. Pišme proto vzorec (5) takto:

$$W_f = 2 \cdot I_a \cdot e \cdot R \cdot \Delta f \cdot F^2 \quad (5a)$$

F je pro nepravidelně rozdělené elektrony rovno 1, pro elektronky s prostorovým nábojem menší než 1 a pro vice-mřížkové elektronky s kladnými mřížkami větší než 1.


Ze vzorce 5a můžeme počítat efektivní hodnotu střídavé složky anodového proudu elektronky:

$$I_{mA} = 0,56 \cdot 10^{-6} \cdot \sqrt{I_a \cdot \Delta f \cdot F} \cdot (\text{mA}, \text{kc/s}) \quad (5b)$$

U dobrých elektronek převládá vždy působení prostorového náboje a F činí na př. u EK2 : 0,78; u EF5 : 0,52; u EF8 : 0,25.

Jiným zdrojem šumu je *tepelné kolísání elektronů (Johnsonův šum)*. Kolísání vzniká nepravidelnými pohyby elektronů mezi atomy. Střední pohybová energie elektronu v tělesu absolutní teploty T je $3kT/2$, při čemž $k = 1,37 \cdot 10^{-22}$ Joule/stupeň je Boltzmannova konstanta. Tento pohyb elektronů se udržuje, pokud se udržuje teplota tělesa. Tam, kde atomy a elektrony mohou vyměňovat energii, t. j. v odporech, vzniká kolisové napětí. Statistikou úvahou lze energii, vznikající na odporu R ve frekvenčním pásmu šířky Δf , vypočítat:

$$P = 4kT \cdot \Delta f \quad (6)$$

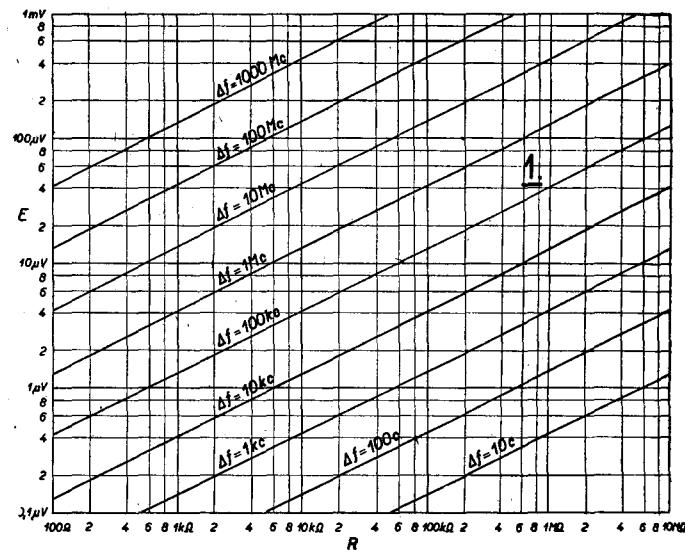

Obraz 1. Šum Johnsonův: Na odporu pokojové teploty velikosti uvedené na osi úseček vzniká tepelným pohybem elektronů napětí efektivní hodnoty uvedené na osi pořadnic, měříme-li voltmetrem nebo měřníkem zesilovačem se šířkou pásmu ustanovenou jako parametr.

Tuto skutečnost je nutno si představit tak, jako by s každým odporem R byl v serií zapojen zdroj napětí velikosti:

$$E = \sqrt{4kT \cdot \Delta f \cdot R} = \\ = 0.13 \cdot 10^{-6} \cdot \sqrt{R \text{ k}\Omega \cdot \Delta f_{\text{kc}}} \text{ voltů} \quad (6a)$$

Toto napětí je pro různá frekvenční pásma a pro různé odpory pro pokojovou teplotu vyznačeno v obrázku 1; nelze je žádatým prostředkem omezit, leda snížením teploty.

Sum Johnsonův a šum nepravidelným přechodem elektronů (shot noise, Schottky effect, Schröreffect) mají shodnou nezávislost na frekvenci; oba šumy stejným způsobem závislé jen na šířce pásma. Nezávislost na frekvenci je podmíněna tím, že platí předpoklady, za kterých byly odvozeny příslušné vzorce, t. j. že doba kmitu studované frekvence je podstatně delší než doba doběhu elektronů ve studovaném odporu nebo v dané elektronice. Tím se též vysvětluje, že elektrická energie na odporu neroste do nekonečna, jak by odpovídalo vzorcům 5 a 6 při nekonečném rozšíření frekvenčního pásma.

Mějme elektronku zapojenou jako odporný zesilovač s malým anodovým odporem R_a (obraz 2). Střídavé napětí, vznikající na odporu R_a , vedeme na měrný zesilovač Z . Učíme se počátku mřížkový odpór elektronky R_g roven O . Na mřížce tedy není napětí. Přes to však anodový proud má střídavou složku, danou vzorcem 5b, která je po případě zmenšena prostorovým nábojem nebo zvětšena kladnými mřížkami elektronky. Tato střídavá složka způsobí na odporu R_a střídavý spád, který měříme zesilovačem Z . Tento spád je tedy:

$$E_a = 0.56 \cdot 10^{-6} \cdot \sqrt{I_a \text{ mA} \cdot \Delta f_{\text{kc}} \cdot R_a \Omega \cdot F} \quad (\text{mVeff.}) \quad (5c)$$

Zvětšujme odpor R_g . Tím přikládáme na mřížku elektronky střídavé napětí, vzniklé tepelným pohybem elektronů v odporu R_g . Toto napětí je dánou vzorcem (6a). Elektronka působí jako zesilovač, a napětí s odporem R_g se zesílí a způsobí na anodě napětí velikosti:

$$E_{ga} = 0.13 \cdot 10^{-6} \sqrt{R_g \text{ k}\Omega \cdot \Delta f_{\text{kc}}} \cdot S_{\text{mA/V}} \cdot R_a \Omega \text{ (mV)} \quad (6b)$$


S je strmost elektronky v mA/V. Čtvrtce celkového napětí E_c , ležícího na odporu R_a , je roven součtu čtvrtců obou složek, poněvadž obě složky jsou na sobě nezávislé:

$$E_c^2 = (0.56 \cdot 10^{-6})^2 \cdot I_a \text{ mA} \cdot \Delta f_{\text{kc}} \cdot R_a \text{ Ohm} \cdot F^2 + (0.13 \cdot 10^{-6})^2 \cdot R_g \text{ k}\Omega \cdot \Delta f_{\text{kc}} \cdot S_{\text{mA/V}} \cdot R_a \Omega = (0.13 \cdot 10^{-6})^2 \cdot \Delta f_{\text{kc}} \cdot S_{\text{mA/V}} \cdot R_a \Omega \cdot [R_g \text{ k}\Omega + 18.6 \frac{I_a \text{ mA} \cdot F^2}{S_{\text{mA/V}}}] \quad (7)$$

Obraz 4. Náhradní schema elektronky se zakresleným emšo. Obraz 5. Připojení antény ke mřížce elektronky.

Obraz 6. Náhradní schema antény s napětím signálním a šumovým.

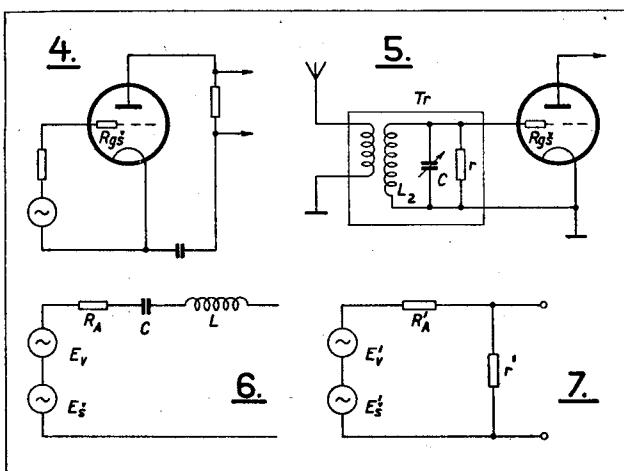Obraz 7. Náhradní schema antény připojené k mřížce elektronky.



Pro posouzení funkce elektronky v přijímači je zvlášť důležitý výraz:

$$R_{B\bar{s}} = 18.6 \cdot \frac{I_a \text{ mA} \cdot F^2}{S_{\text{mA/V}}} \text{ k}\Omega \quad (8)$$

a tento odpór nazýváme ekvivalentní mřížkový šumový odpór (emšo). Závislost E_c^2 na R_g , vyjádřená vzorcem (7), je lineární a lze ji znázornit přímkou v obrazu 3. Emšo je dán úsečkou, udanou v obrazu 3, a lze je zjistit extrapolací do záporných R_g . Takto definovaný emšo je definován pro dané provozní podmínky elektronky a pro pokojovou teplotu, a činí pro AC2 : 900 Ω , EF5 : 15 000 Ω , EK2 : 80 000 Ω , EF8 : 3200 ohmů, RV12P2000 : 4000 Ω , RV2,4P700 : 8000 Ω , EF14 : 850 Ω , AF100 : 500 Ω atd.

Chceme-li stanovit vliv elektronky na šum přijímače (zesilovače), uvažujme nejdříve první zesilovací elektronku. Kolísání anodového proudu bude takové jako u ideální elektronky bez šumové, která má ve mřížkovém obvodu zapojen emšo v serií s odporem zdroje (obraz 4). Emšo je nakreslen uvnitř baňky, aby bylo patrné, že mřížka bez šumového odporu není přistupná. Zavedením tohoto zjednodušeného schématu snadno zvládnešme šum, způsobený elektronkou v přijímači.

Ke zjednodušení předpokládejme: Přístroj přijímá jen určité frekvenční pásma. Zesilení elektronky prvního zesilovacího stupně je tak veliké, že šumové napětí, vznikající v druhé elektronce, je podstatně menší než napětí, které se z první elektronky přenáší na druhou. Bude tedy šum přijímače dán převážně šumem první elektronky. Schematicky si přijímač představme podle obrázku 5. Antena (zdroj zesilovaného napěti) je připojena přes transformátor Tr (obvykle laděný), který vnitřní odpór antény zvětšuje a přibližuje velikému odporu mřížkového obvodu elektronky.

Antenu si lze představit jako zdroj napětí E_V (obraz 6.), pramenícího z poslouchaného vysílače a z napěti šumového E_S s vnitřním odporem ohmickým R_A a kapacitou a indukčností v serií. Výkon šumového napěti je dán vzorcem (6). Musíme tudíž požadovat, aby výkon napěti E_V byl podstatně větší než výkon napěti E_S . Toho lze dosáhnout na př. zúžením frekvenčního pásma, pokud to dovoluje srozumitelnost. Jinak je však tento poměr dán intenzitou pole a jakostí antény, je tedy nutno dbát hlavně toho, aby se tento poměr v přijímači nezhoršil.

Je-li transformátor Tr zapojen podle obrazu 5., t. j. veškeré ztráty v transformátoru jsou soustředěny do odporu r , pak odpór r nedovolí dosáhnout neomezeně velkých napěti na kondensátoru C . Antenu, spojenou s transformátorem, si mřížeme představit jako zdroj žádaného signálového napěti E'_V a šumového napěti E'_S s vnitřním odporem R'_A (obraz 7.) s paralelně zapojeným odporem r . Výsledný vnitřní odpór takového zdroje:

$$R = r \parallel R'_A \quad (9)$$


Žádané signálové napěti, které přijde na mřížku, je (obraz 7.)

$$E'_V g = E'_V \cdot \frac{r}{r + R'_A} \quad (10)$$

Ekvivalentní šumové napěti, které leží na mřížce, je tedy dánou (obraz 5.) odporem $R + R_g$ a šířkou pásma přijímače podle vzorce (6a) (obraz 1.).

Ujde o přípustném poměru mezi signálovým napětím a šumovým napětím jsou různé podle účelu spojení. Pro jakés-takés dohovoření dostačí signál stejně silný jako šum, pro dokonalý příjem se požaduje poměr napěti 1 : 2000. Označme v dalším čtvrtci poměru signálu k šumu N^2 .

Přijímací antena je zdrojem signálové energie s napětím E_V a odporem R_A . Ten to zdroj dá očividně největší výkon tehdy, když jej zatížíme spotřebičem, ve kterém jsou prostředky k odhadnutí jalové složky zdroje a ohmická složka spotřebiče je právě R_A . Pak maximální výkon dodaný antenou je $W_A = E^2 V / 4 \cdot R_A$. Poněvadž předpokládáme veškeré ztráty soustředěny r , musí být také $W_A = E'_V N^2 / R'_A$. Poměr čtvrtců napěti signálu k šumu na mřížce je:

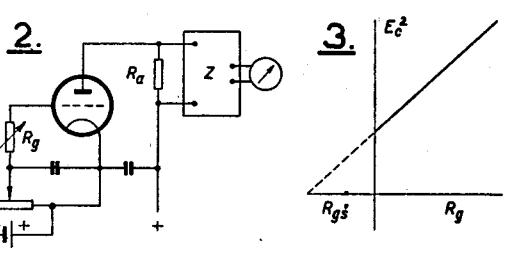

Obraz 2. Zapojení k vysvětlení emšo.

Obraz 3. Grafické znázornění rovnice 7.

$$N^2 = \frac{E^2 V g^2}{E^2 S g} = E^2 V^2 \cdot \frac{r^2}{(r+R_A')^2} \cdot$$

$$\frac{10^{12}}{(0.13)^2 \cdot \Delta f_{kc}} \cdot \frac{1}{R_{gS} \cdot \frac{1}{r} + \frac{1}{R_A}}$$

$$\frac{2.36 \cdot 10^{-14}}{\Delta f_{kc}} \cdot W_A, \text{ watt} \cdot \frac{1}{(1+b/a) \cdot (1+a+b)} \quad (11)$$

$$a = \frac{R_{gS}}{R_A} : b = \frac{R_{gS}}{r}$$

Tento poměr se již po zesílení elektronou nezhorší, poněvadž je bezšumová (na její šum byl již brán zřetel v emši). W_A je dáno silou elektromagnetického pole v místě příjmu a přijímací antenou. Δf je dána požadovanou srozumitelností. N^2 lze tedy v přijímači ovlivnit jen vhodnou úpravou a volbou odporu R_{gS} , R_A a r , nebo lépe poměrem vždy dvou ze jmenovaných odporů, na př.: a a b . Průběh výrazu

$$V(a, b) = \frac{1}{(1+b/a) \cdot (1+a+b)} \quad (12)$$

je naznačen v obrazu 8. Pro ideální elektronku by bylo $R_{gS} = 0$ a tedy i $a = 0$ a $b = 0$. V takovém případě dostaneme nejvhodnější možné N .

$$N^2_0 = \frac{2.36 \cdot 10^{-14}}{\Delta f_{kc}} \cdot W_A, \text{ watt} \quad (13)$$


V skutečném přijímači je N vždy menší než N_0 . V přijímači je R_{gS} dán volbou elektronky, R_A lze nastavit v širokých mezech vazbou vstupního transformátoru, r je dáno jakostí vstupního transformátoru, přívodu a svodu. Aby bylo N nejvhodnější, je nutno volit r pokud lze nejvhodnější, t. j. vstupní transformátor nejlepší, s nejmenšími svody. Nemůžeme-li R_{gS} zmenšit a r zvětšit, lze vazbou vstupního transformátoru nastavit maximum na příslušné křivce (obraz 8). Hodnoty těchto maxim jsou vyznačeny v obrazu 9.

Ukážeme na několika praktických případech použití dosažených výsledků.

V přijímači pro frekvence kolem 500 kc je svodový odpor r ladícího obvodu 150 k Ω a nelze jej dál zvětšit. Jako předzesílovací elektronka pracuje EF5 s emšem 15 000 ohmů; tedy: $b = 0,1$. Při velmi volné vazbě je R_A malé, tedy a velké a (podle obrazu 8.) na př. pro $a = 1,5$, je poměr $N^2/N = 0,36$, neboli poměr N^2 v přijímači dosáhne 36 % poměru pro ideální přijímač.

Zvětšíme-li vazbu, roste R_A , zmenšuje se a a poměr N^2 se zvětšuje, ež dosáhne 55 % poměru u ideálního přijímače. Při dalším zvětšování vazby se poměr zmenší, neboť a se dále zmenší. Maximální hodnota, které jsme dosáhl (55 %) lze pro $b = 0,1$ odečíst též z obrazu 9.

Uvažujme, že by vstupní obvod nebyl přesně nastaven (souběh vstupního kondenzátoru a oscilačního kondenzátoru není přesný) a jeho svodový odpor je nyní 50 k Ω . Pak $b = 0,3$. provedeme znovu horší úvahu a zjistíme (podle křivky pro $b = 0,3$ obraz 8.) nebo přímo pro $b = 0,3$ z obrazu 9.), že nyní poměr N^2 v přijímači je jen 30 % nejlepšího možného i když vazba je nastavena nejlépe. V praxi se často bude vyskytovat alespoň v některých částech frekvenčního pásma rozladení mnohem větší a $b = 1$ až 10 nebude vzácné. Jak je vidno z obrazu 8., klesne pak N^2 na 20 až 2,5 % nejlepšího možného. Po-

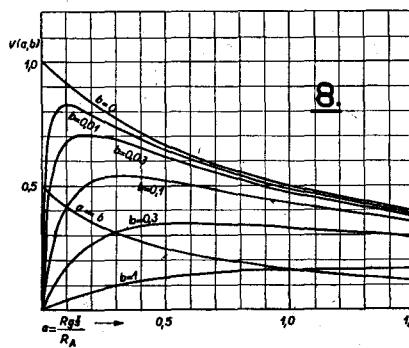

Obrazec 8. Průběh výrazu V ze vzorce [12].

něvadž k tomu přistupuje případně nevhodné nastavení vazby alespoň v některé části frekvenčního pásma, zmenšuje se N^2 ještě dále.

Přijímač pro frekvence kolem 1 Mc je nastaven nejlépe (t. j. je správně vyladěn ve všech obvodech a je volně nejvhodnější vazba). Svodový odpor dobrého obvodu při 1 Mc bude sotva větší než 100 k Ω . Volíme za vstupní elektronky postupně EK2, EF5, EF8; pak $b = 0,8; 0,15; 0,03$ a poměr dosaženého N^2 k maximálně dosažitelnému je postupně: 2,3 %, 4,2 %, 31 % ještě daleko.

Pro přijímač kolem 10 Mc je svodový odpor vstupního obvodu mnohem menší, t. j. asi 8 k Ω . Volíme-li stejně elektronky jako prve, je příslušné $b = 10; 5,3; 0,38$ a poměr N^2 je postupně: 2,3 %, 4,2 %, 31 % ještě daleko.

Při menších kmototech zlepší se tedy uvažovaný poměr při volbě silentody místo směšovací elektronky 3,5 krát. Při větších frekvencích je toto zlepšení 13násobné.

Při ještě větších frekvenčích přistupuje ke ztrátám v transformátoru ještě svod v elektronce, způsobený sklem, skinefektem a konečnou dobou doběhu elektronů. I když obvody byly ideálně dokonalé, dokonale nastavena, je tento svod v elektronce hranicí, udávající krajní dosažitelnou mez pro poměr signálu k šumu v přijímači. Na př. pro frekvenci 30 Mc je:

Elektronka	P_{gS} k Ω	odpor elektrický k Ω	r (svod) k Ω	$100 N^2/N^2_0$
RV12P4000	4	15	38	
RV12P2000	4	80	64	
RV2,4P700	8	100	59	
RV2,4P1400	1,8	20	54	
AF100	0,5	6	57	
EF14	0,85	6	48	

Při ještě větších frekvenčích jsou svodové odpory elektronek ještě menší; na př. u elektronky RV12P2000 při frekvenci 100 Mc je svodový odpor 7 k Ω a lze tedy dosáhnout nejvyšší 25 % ideálního N^2 .

Ve skutečném přijímači nebudete pravidelně ani v celém frekvenčním pásma nastavena dokon-

ale, ani nastavení nebude dokonalé, neboť souběh mezi vstupním a oscilačním obvodem je pravidelně správný jen ve 3 do 4 dech. Je nutno tudíž vazbu a obvody zvláště dodařovat, anebo se musíme spokojit s horším poměrem signálu k šumu.


U krátkých a velmi krátkých vln bývá poměr N/N^2 u přijímače udávan pro posouzení kvality přijímače. Velmi dobré přijímače mívají v celém frekvenčním pásmu tento poměr menší než 20 až 30 při frekvenčích okolo 100 Mc; menší než 5 při frekvenčích okolo 30 Mc a menší než 2 při frekvenčích okolo 1 Mc. Záleží ovšem velice na provedení přijímače, řeše frekvenční pásem, počtu ladících knoflíků a tak dále.

Vazba, při které je poměr signálu k šumu nejvhodnější, není shodná s vazbou, při které je vstupní napětí signálu na první mřížce nejvhodnější. Z obrazu 7. plyne, že maximální signál na mřížce nastává pro $R_A = r$, t. j. pro $a = b$. Výraz $V(a, b)$ pro $a = b$ je zakreslen na obrazu 8. Je patrné, že pro velmi dobré obvody (malé b) může být N^2 pro $a = b$ také jen poloviční než N^2 pro nejvhodnější vazbu (nejvhodnější a). Při kvalitních obvodech je tedy nutno volit vazbu volnější než by odpovídalo nejlepšímu využití veškeré antenou dodané energie.

Měření emšo lze provést nepřímo: Měří se faktor F vzorce (5), který ulává stupeň nepravidelnosti rozdělení elektronů v anodovém proudu srovnáváním s proudem nasycené diody, u které je $F = 1$. Emšo se počítá podle vzorce (8).

Měření lze provést též přímo: Zapojíme elektronku podle obrazu 1. a měříme závislost čtverce výstupního napětí na mřížkovém odporu R_g . Závislost musí být přímková, jak ukazuje obraz 3, a emšo odcítíme přímo z obrazu 3. Při volbě takového měřicího zařízení je nutno dbát hlavně těchto okolností:

Zesilovač zasiluje určité frekvenční pásmo. Odpor R_g (klíčový nebo pod.), který klademe do mřížkového přívodu, musí být v celém pásmu dostatečně přesný. Použitá frekvence nemá být volena tak velká, aby kapacita mřížky spojovala odpory nakrátko; abychom vyhověli této podmínce, je nutno volit zesilovač tak, aby frekvence vyšší než 30 kc nebyly zesilovány. Zesiluje-li zesilovač též frekvenční několika set c/s, ruší příliš mikrofonní efekt elektronky. Zbývá tedy frekvenční pásmo asi 1 až 30 kc. Vlastní šum zesilovače musí být dostatečně malý, o čemž se lze přesvědčit po vypnutí anodového proudu zkoušené elektronky. Celé zařízení musí být sestaveno tak, aby nemohly nastat poruchy špatnými kontakty, kolísáním zdrojů a p.

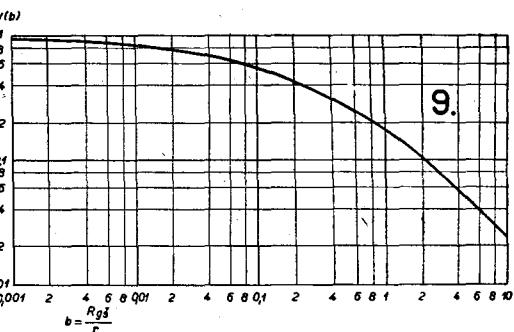

Obrazec 9. Úbytek poměru signálu k šumu v závislosti na poměru emša ke svodovému odporu na mřížce.

NELINEÁRNÍ SKRESLENÍ

v zesilovači se zpětnou vazbou

Zvětšení koeficientu nelineárního skreslení u okrajových frekvencí zesilovače se zápornou zpětnou vazbou bývá způsobeno kmitočtovou závislostí efektivního pracovního odporu koncového stupně a svou povahou je přiblžně s podobnou vlastností zesilovačů bez zpětné vazby.

Příznačné pro negativní zpětnou vazbu je však skreslení, způsobené v počátečních elektronických zesilovače náhodným napětím o kmitočtu, ležícím v něm pásmu.

Náhodným napětím o frekvenci menší, resp. větší než je dolní, resp. horní mez zesilovaných kmitočtů jsou zde méně nepoužité okrajové frekvence přenášené směsi, kolisání napájecích napětí předcházejících elektronek, fotony nebo kondenzátorového mikrofonu, nedostatečné zeslabení radiových kmitočtů po detekci a podobně.


Pro vysvětlení vzniku tohoto skreslení použijeme příkladu tónového zesilovače s desateronásobným koeficientem zpětné vazby, navrženého pro vstupní napětí 1 V. Proti tomuto vstupnímu napětí působí u středních kmitočtů zpětnovazební napětí 0,9 V, takže první elektronika zpracovává 0,1 V. Přivedeme-li však na vstup napětí takového kmitočtu, že je v zesilovači zeslabeno stokrát, působí proti 1 V vstupnímu přibližně 0,09 V. Zpětnovazební a na míru první elektronky přichází 0,91 V, t. j. napětí devětkrát větší než pro které byl vstupní okruh dimenován.

Je sice možné, že by první elektronka stačila toto napětí zpracovat, skreslení se však může projevit v elektronce druhé, neboť na uvedeném stonásobném zeslabení se první vazební člen podílí jen částečně.

Tím, že jsme při úvaze upustili od sčítání vektorového, volili jsme jen případ nejpříznivější, při jakémkoliv fázové odchylovce od přesné negativní vazby je zpracovávané napětí větší.

Přichází-li na vstup zesilovače bez zpětné vazby kromě napětí užitkového, rádově stejně veliké napětí s kmitočtem, ležícím vně pásmu, jsou, s výjimkou skreslení v koncovém stupni, obě tato napětí přenesena podle zásady superposice lineárními pracovními úseky charakteristik bez vzájemného vlivu. Rušivé napětí se uplatní jen v mřížce dané kmitočtovou charakteristikou (je-li jeho kmitočet nešlyšitelný, neuplatní se v tónovém zesilovači vůbec). Naopak při použití zesilovače se zápornou zpětnou vazbou může rušivé napětí podle uvedeného příkladu posunout pracovní body počátečních elektronek natolik, že nastane skreslení užitkového napětí, resp. vzniknou kombinační kmitočty. I tehdy, když kmitočet rušivého napětí není slyšitelný, mohou harmonické, vzniklé skreslením, zasáhnout do tónového pásmu. Jakmile jednou vyběhl pracovní bod za mez pro uzavření nebo nasycení elektronky, nastává skreslení při jakémkoli konečném koeficientu zpětné vazby.

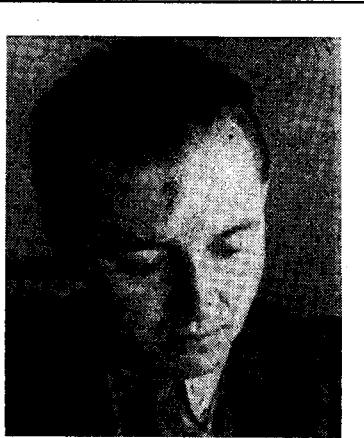K omezení uvedeného skreslení lze využít skutečnosti, že zesilovač s podstatným koeficientem zpětné vazby, na který se úvaha především vztahuje, bývá pro zajištění stability opatřen vazebním členem s pokud lze úzkým pásmem. Tento člen by měl být položen co nejbližše vstupu, tedy za první elektronku, aby byla chráněna alespoň elektronka druhá. Pro zmen-



Je na naší smutnou povinnost oznámit, že dne 19. září zesnul v Praze spolupracovník našeho listu, Vlastimil Šádek. Znali jsme jej od let studentských jako radiotechnika s vynikajícím skladebným nadáním. Vytříbil z něho mnohý cenný výsledek jak pro podniky, v nichž pracoval, tak pro tento list. Bolestné chorobě, která se projevila asi před rokem, odolával Vlastimil Šádek s nedotčenou duševní silou, aby nakonec přece jen podlehlo. Litujeme jeho odchodu jak pro záručník, který jím způsobil svým rodicům a přátelům, tak pro naděje, které tím byly ukončeny.

Redakce
Elektronika-Radioamatéra.

sení nebezpečí skreslení v první elektronce je nutno zeslabit již před vstupem ty kmitočty, které se nemají při přenosu uplatnit.

Podle Booth: Amplifiers with Negative Feedback, Wireless World, June 48.

Cejchování křemenných výbrusů

Tajemství nízké ceny a značné přesnosti křemenných výbrusů pro osciloskopu a filtry, které nabízí některé zahraniční firmy, prozradil článek Mr. R. A. Sykes: High-Frequency Plated Quartz Crystal Units (Proc. I. R. E., Jan. 1948, str. 4). Autor popisuje, jak byly za výkly američtí výrobci postaveni před úkolem vyrobit veliká množství přesných a stabilních kryrstalových výbrusů pro nejrůznější účely. Přesné podmínky vojenské správy přiměly výrobce uzavřít výbrusy do evakuovaných baněk. Při tom se příšlo na nový způsob upevnění výbrusu: Krystal se z obou stran pokouje (většinou pozlacen) a do uzlu mechanického kmitání se připájí pružné přívody. Tako uložené krystaly nejen velmi lehce kmitají a jen vzácně se přetížením trhají, ale jsou i značně odolnější vůči otřesům a nárazům.

Pokrovování se provádí kathodovým rozprašováním ve vakuu. Při vývojových práci se příšlo na to, že kmitočet krystalu se dá v malých mezech měnit tloušťkou nastříkané kovové vrstvy. Toho se využilo

při výrobě. Krystal se nejdříve vybrouší na kmitočet o málo větší než kmitočet zádaný. Potom se s obou stran pokoví, připájí se na něj přívody a připevní se do spodku prozatím ještě bez skleněné nebo kovové baňky.

Takto připravený krystal se vloží pod recipient rychle pracující olejové vývěvy a současně se připne do obvodu oscilátoru. V přístroji, podobném záznějovému vlnoměru, porovnává se kmitočet zkoušeného krystalu s kmitočtem krystalu normálního. Po vyčerpání vzduchu zapne se kathodový rozprašovač, umístěný rovněž pod recipientem a začne pokrývat jeden polep novou vrstvou kovu. Tím se kmitočet nastavovaného krystalu zmenší — záznějový tón kleše, až při nulových záznějích se oba kmitočty rovnají. V tom okamžiku operátor vypne obvod kathodového rozprašovače: Výbrus je přesně nastaven. Po vynětí z recipientu se krystal zataví do konečného krytu. Přesné nastavení kmitočtu trvá takto jen 15 vteřin proti více než 15 min. dřívějšími způsoby. Pochopíme nyní, jak bylo možné, že jediná továrna Western Electric byla s to z pouhé dva roky vyrobit 2,5 milionu různých výbrusů, a proč je dnes přesný krystal až o 90 % levnejší než před válkou.

H.

Q-metr pro tónové kmitočty

Casté použití zvukové nebo supersonické pomocné nosné vlny pro dálkové zaměřování a pro různé servomechanismy využilo si konstrukci speciálních cívek, transformátorů, selektivních filtrů a pod. Pro vývojové práce v tomto oboru se strojila fa Freed Transformer Co. Q-metr s rozsahem 20 až 50 000 c/s. Q-metr měří činitel jakosti v mezech 0,5 až 500, při budicím napětí mezi 0,1 až 50 V. Přístroj má také zařízení pro se magnetizaci jádra a pro měření činitele jakosti všech druhů kondenzátorů papírových i elektrolytických. Cena není udána. (Proc. I.R.E. 8/48, 18A.)

-rn-

Nový způsob stavby přijimače

Veliké zahraniční výrobní přijimače dosahují k názuoru, že při dnešním stavu techniky je možno vyrábět lacinější přijimače jen tehdy, když se výroba úplně zmechanisuje a tím daleje omezí podíl vysokých mezd na ceně výrobku. O různých způsobech (tištěné spoje, stříkané spoje, ECME) bylo zde již referováno, dnes se stručně zmíníme o dalším zajímavém způsobu, který zlevní výrobu a usnadní opravy, takže každý posluchač si bude moci opravit přístroj sám. Způsob Cosmo Compo je logickým přechodem mezi dnešním způsobem výroby a způsobem zcela automatickým.

Všechny spoje jsou vyraženy z tenkého měděného plechu a přilepeny na bakelitovou desku s celou sadou oktálových objímek. Cívky, nf transformátory a potřebné odpory a kondenzátory jsou srovnány do několika jednotek, opatřených oktálovou patkou, které se místo letování zasunují do příslušných objímek. Montáž přijimače takřka odpadá: Spojy vyjdou hotové ze stroje a postačí potom do příslušných objímek zastrčit cívky, mf transformátory, elektrolytické kondenzátory nebo bakelitová pouzdra, obsahující příslušné odpory a kondenzátory pro ten který stupeň. Také oprava se omezuje na vyjmout vadné části a zasunutí nové jednotky — čili je tak jednoduchá, jako výměna elektronky. Prozatím se tímto způsobem vyrábí jednoduchý pětielektronkový superhet, a podle názorů v americkém odborném tisku přisuzuje se tomuto výrobnímu postupu značná budoucnost. Radio Craft, prosinec 1947, str. 26, duben 1948, str. 84.)

-rn-

HAZELTINŮV FREMODYN

Nový jednoduchý přístroj se superreakcí pro příjem AM i FM, prostý vad dosavadních úprav

Ammstrongův superregenerační detektor dožil se minulého roku čtvrt století. Zdá se však, že teprve vývoj v oboře velmi krátkých vln přinesl mu plné ocenění. Zde se teprve uplatnily všechny jeho výhody, takže ještě dnes představuje nejúčinnější a nejjednodušší zapojení pro příjem na vlnových rozsazích, kde jiná zapojení s běžnými elektronkami přestávají pracovat. Tuto skutečnost potvrdil i letošní výroční sjezd řady amerických radiotechniků (I.R.E.), kde superregeneračnímu zapojení byla věnována zvláštní sekce a pět přednášek nejvýznamnějších radiotechnických pracovníků v USA (1). Z tohoto pramene dovedeli jsme se podrobnosti o nové úpravě superregeneračního detektora, která podle našeho soudu i podle některých zahraničních autorit (2) bude znamenat pro rozšíření ukv pro rozhlasové účely asi totik, co znamenala zpětná vazba (regenerace) v jednoduchých dvouelektronkových přijímačích pro rozšíření rozhlasu do nejširších vrstev.

Se zásadou superregenerace se již naši čtenáři seznámili v několika článcích, napsaných v tomto ročníku (3). Než přistoupíme k výkladu fremodynu, postačí proto zopakovat v hlavních rysech výhody a nevýhody superregenerace (sr.).

Výhody:

a) Sr. detektor má největší zesílení ze všech zapojení s jedinou elektronkou. V příznivém případě zesiluje až milionkrát s běžnými elektronkami. Se speciálními triodami pro ukv (na př. 6J6) s malým vstupním šumovým odporem je zesílení ještě asi desetkrát větší.

b) Zesílení prakticky nezáleží na kmitočtu, resonančním odporu, činiteli jakosti a poměru L/C vstupního obvodu, proto je sr. zvláště vhodná pro příjem ukv, kde malý resonanční odpor kmitavého obvodu znemožňuje účinné zesílení in jejdokonalejšími dnešními elektronkami.

c) Logaritmický sr. detektor působí také jako velmi účinný vyrovnavací úniku (AVC). Výstupní signál prakticky nezáleží na velikosti vstupního napětí v mezech asi $10 \mu V$ až $10 mV$.

d) Selektivnost obvodu je při správném návrhu větší než selektivnost jakéhokoliv obvodu bez zpětné vazby.

e) Detektor je v širokých mezích necitlivý na jakékoliv poruchy.

Tyto výhody byly dosud zastínovány některými závažnými nedochodami:


a) Při větší hloubce modulace než 65 procent nastává v důsledku logaritmické charakteristiky skreslení [týká se nejpožívání jeho zapojení s vlastním rázováním viz (3)].

b) Pro správnou funkci obvodu musí se stále kontrolovat stupeň superregenerace.

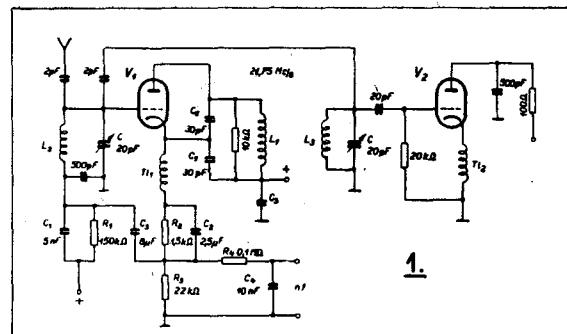c) Detektor vyžádá i při opatrém zacházení do antény a ruší i vzdálenější přijímače, pracující na stejně vlně. Tato

Ing OTAKAR HORA

Obraz 1. Zapojení Hazeltonova superregeneračního obvodu.



1

nepříjemná vlastnost se dá zmírnit různými způsoby, odstraní ji však jen oddělovací vf stupeň před detektorem, jehož konstrukce je obtížná a chouloustivá, takže vf stupeň většinou zmenšuje citlivost zapojení, nehledě ani k tomu, že stírá jednu z velikých výhod sr., jednoduchoť zapojení.

Nevýhoda a) leží v samé podstatě logaritmického superregenerátoru a dá se odstranit jen volbou menší hloubky modulace u vysílače.

Nevýhoda b) a c) zcela odstraňuje obvod (viz obraz 1), který byl vyuvinut firmou Hazelton Electronic Corporation, hlavně pro levné přijímače pro FM.

Signál, který jde s anteny na vstupní obvod L_2C , naládený na jeho kmitočet, mísí se se signálem, vyráběným v místním oscilátoru $V2$ (v anodovém obvodu $L1C6C7$) a vytváří tak mf kmitočet (zde 21,75 Mc/s), který je dostatečně vysoký, aby v žádaném pásmu se nevyskytly zrcadlové kmitočty a aby také sr. pracovala s velikou účinností. V této funkci působí tedy elektronka $V1$ jako dodatkový (kvadratický) směšovač. Na její funkci nemění nic okolnost, že tak pracuje jenom ve chvěních, kdy napětí rázujícího oscilátoru superregenerace (viz dále) má takovou hodnotu, že elektronka je „otevřena“. Směšovači zesílení je asi 3- až 4násobné.

Anodový (mf) obvod $L1C6C7$ je zapojen jako Colpittsov oscilátor s uzemněnou mřížkou (viz obraz 2, ve kterém je obvod překreslen tak, že jsou vyněchány členy, které se při této funkci neuplatňují). Tlumivka T_1 působí pouze jako galvanické spojení kathody a její vlastní kmitočet je volen tak, že leží mezi přijímaným a mf kmitočtem. Obvod $R1C1$ má časovou konstantu 200krát větší než obvod $C2R2$. Jakmile elektronka začne oscilovat, protéká jí ss proud, který nabije kondenzátor $C2$ na hodnotu tak velikou, že kladné předpětí kathody po určité době elektronku uzavře. Děj se opakuje znova, když předpětí na kondenzátoru $C2$ klesne vlivem vybíjecího od-

poru $R2$ na hodnotu, potřebnou k otevření elektronky. Obvod $C2R2$ působí tedy stejně jako mřížkový obvod u běžných zapojení logaritmických sr. detektorů (4).


Obvod $R1C1$ kontroluje velikost regenerace. Jelikož je jeho časová konstanta mnohem větší než $R2C2$, nabije se kondenzátor $C2$ vlivem protékajícího mřížkového proudu na jakousi střední hodnotu záporného předpěti, která posunuje pracovní bod během otevření po charakteristice tak, že udržuje velikost regenerace na hodnotě skoro konstantní. V této funkci působí tedy elektronka $V1$ jako superregenerační logaritmický detektor mf kmitočtu se samočinnou kontrolou superregenerace.

Ně napří, vzniklé demodulaci, odebíráme z odporu $R3$ přes filtr proti superregeneračnímu šumu $R4C4$.

Je-li obvod $L1C6C7$ v rezonanci s přiváděným kmitočtem, nastává zde demodulace AM signálu. Rozladime-li však tento obvod tak, aby přicházející signál padl na bok resonanční křivky, můžeme demodulovat i FM signál (5). Obvod tedy působí bez zmeny jako demodulátor pro AM i FM.

Nf modulační kmitočet odebíráme z odporu $R3$ přes filtr proti superregeneračnímu šumu, $R4C4$. Ačkoliv odpór $R3$ je zapojen v kathodě, nevzniká na něm negativní zpětná vazba, protože nf signál je přiváděn mezi bod A a mřížku, mřížka je pro nf blokována na kathodou (za $R2$) a ne proti zemi (toto zapojení se nazývá v některé literatuře Cathodyn a jeho schéma je na obrazu 3).

Jak vidíme z výkladu činnosti, jsou všechny výhody superregenerace zachovány. Nadto bude citlivost o něco větší než u běžných zapojení, elektronka jednak zesiluje jako směšovač, jednak šumový odpor zesilovačů s uzemněnou mřížkou je mnohem menší než u zapojení s uzemněnou kathodou. Selektivnost je také lepší, protože k ní přispívá ještě vstupní laděný obvod. Kontrola superregenerace

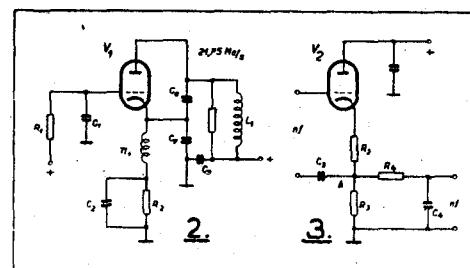

Obraz 2. Schéma superregeneračního detektora s uzemněnou mřížkou. Obvod $R2C2$ určuje kmitočet přerušovací frekvence, obvod $C1R1$ kontroluje velikost regenerace.

Obraz 3. Zapojení kathodynu. Napětí se přivádí mezi bod A a mřížku elektronky, takže na odporu $R3$ nevzniká neg. zpětná vazba a elektronka zesiluje stejně jako by odpór $R3$ byl zapojen v anodě.

odpadá jednak proto, že detektor pracuje se stálou mf, jednak dík obvodu $R1 C1$ v mřížkovém okruhu. Přístroj také nevyzaruje do antény, protože vstupní obvod neosciuluje a oscilující obvod má vlastní kmitočet značně odlišný od vstupního, který pro něj je známená prakticky zkrat.

Tovární provedení pro příjem FM (6) vidíte na obr. 4. Je to výrobek firmy Meck a obsahuje jen dvě elektronky: Dvojitu triodu s rozdělenými katodami 14F8 a usměrňovačka 35W4. Přístroj nemá nf část, protože se svorkami audio output připojuje na vstup nf části běžného přijimače, který tak doplňuje na přijimač pro FM. Mezifrekvenční kmitočet je 21,75 Mc/s a FM signál je přiváděn na bok resonanční křívky asi 3 Mc/s od resonance (24,75 Mc/s). (6) je výkon tohoto přijimače vzhledem k jednoduchosti účty hodný, i když, jak se dá očekávat podle způsobu demodulace, nedosahuje kvality běžných osmielektronkových přijimačů.

O. Horna.

LITERATURA.

(1) Summaries of Technical Papers, Super-regeneration Section, Proc. I.R.E., March 1948, str. 372-373.

(2) Radio Progress During 1947, Radio Receivers (W. O. Swinyard), Proc. I.R.E., April 1948, str. 528.

(3) Výklad činnosti superreakce, RA 1948, č. 1, str. 10.


(4) Superreakční přijimač, RA 1948, č. 2, str. 46.

(5) Zapojení a činnost přijimačů pro FM, RA 1948, č. 5, str. 132.


(6) A Two-Tube FM Converter (Meck-Tuner), Radio Craft December 1947, str. 30.

(Autor i redakce budou vděční každému za půjčení následujících pramenů, jednajících o tomto zapojení: Hazeltine Fremodyne FM Circuit, Tele-Techn., December 1947, vol. 6.—The Application of Superregeneration to Frequency Modulation Receiver Design (C. E. Tapp), Proc. I.R.E. (australský), April 1948.


Vzduchová antena

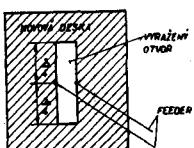

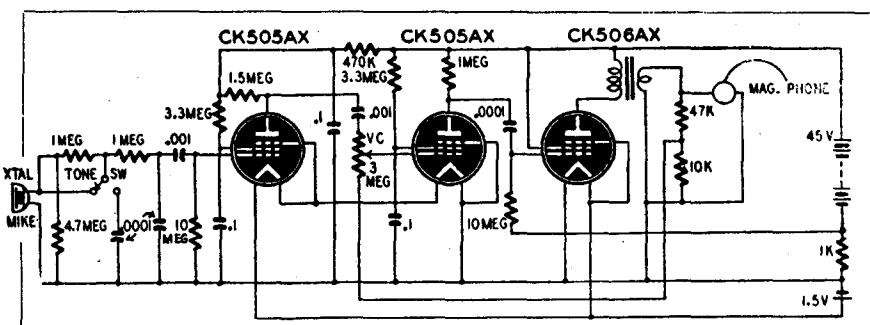Žlutina kovové trubky může být velmi dobrým vodičem centimetrových vln, je známo z popisů různých ukv zařízení (na př. radarů), kde výstupní energie se vede z koncového stupně k anténě měděnými trubkami kruhového nebo obdélníkového průřezu — vlnovody. V poslední době přišlo z Anglie několik podrobnějších informací o novém druhu anten pro ukv, které tvoří výfuz v kovové desce.




Obrázek 2. Schema přístroje. Elektronky jsou typu proximity fuse, anodová baterie je veliká asi jako krabička od sirek, žhavicí je běžný monočlánek typu Sioux. Mikrofon krytalový (Xtal Mike), miniaturní sluchátko je magnetické (magn. phone).

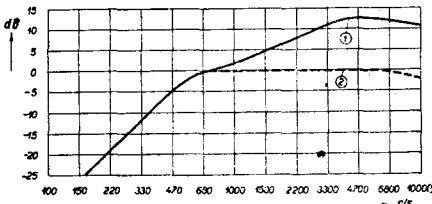

Obrázek 1. Charakteristika normálního naslouchacího přístroje. Přepínačem Tone SW. možno zvolit charakteristiku 1 nebo 2, podle toho, kteří využívají lépe individuální vadě sluchového orgánu.

S vývojem radarových souprav, pracujících na centimetrových vlnách, projevovaly se stále větší potíže s konstrukcí dipolu pro tyto vlnové délky. Je to pochopitelné, uvážme-li, že dipol pro 6 cm radar má rameno dlouhé jen 15 mm. Při vývojových pracích na vlnovodech se přišlo na to, že ještě lépe než dipol normální konstrukce působí štěrbina, dlouhá půl vlnové délky, vyříznutá do kovové desky theoreticky nekonečných rozměrů (prakticky značně větších než je rozměr štěrbiny). Konstrukce takové antény je na obrázku. Štěrbina má šířku menší než dvacetina vlnové délky a je napájena buď feedrem nebo přímo vlnovodem.

Tato anténa má zajímavé vlastnosti. Její polární vyzařovací diagram je přesně opačný než diagram stejně postaveného dipolu obvyklé konstrukce. Vertikální štěrbina má diagram jako horizontální dipól a naopak. Vysvětlení tohoto zjevu není nesnadné: u běžné antény je elektromagnetické pole buzeno elektrickým proudem nebo napětím, u štěrbinové antény je pole buzeno magnetickým tokem. Uvážme-li, že elektrické a magnetické pole stojí v prostoru na sebe kolmo, vyjasní se okamžitě zdánlivě zvláštní chování této antény. Štěrbinové antény naleznou v budoucnosti použití hlavně v letadlech a ve velkých obytných budovách, kde lehce řeší problém samostatné antény pro každý televizní nebo FM přijimač. (Radio Craft, duben 1948, str. 38, Reference Data for R. E., str. 218.) O. Horna.

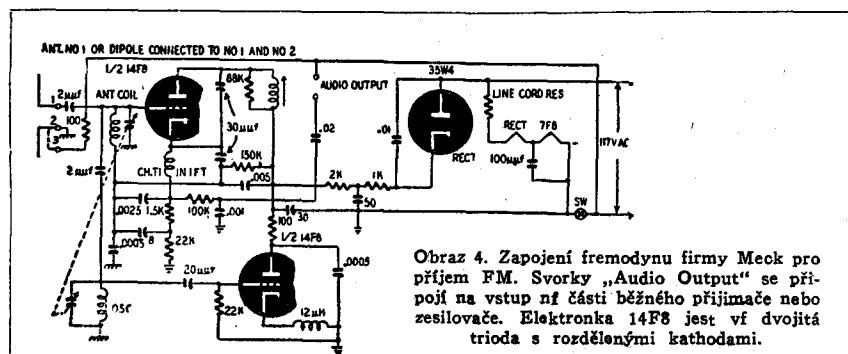

Obrázek 4. Zapojení fremodynu firmy Meck pro příjem FM. Svorky „Audio Output“ se připojí na vstup nf části běžného přijimače nebo zesilovače. Elektronka 14F8 je v dvojité triodi s rozdělenými katodami.

Normální naslouchací přístroj

Naslouchací přístroje pro nedoslychavé usnadňují život mnoha tisíců lidí. Aby dal jejich kostrukci vědecký základ s hlediska lékařského, provedl britský Medical Research Council řadu měření a výzkumů nedoslychavých a podle výsledků vypracoval normální naslouchací přístroj.

Byla zjištěno, že pro 80 % sluchových vad využívají tyto vlastnosti zesilovače:

1. Kmitočtová charakteristika je přímá nebo stoupá o 5 dB na oktavu mezi 750 až 4000 c/s a klesá o 12 dB na oktavu mezi 750 až 200 c/s (viz obrázek 1).

2. Zesilení kmitočtu 750 c/s (odpovídá 0 dB v obrázku 1) může být alespoň 40 dB při plném vytvořeném regulátoru hlasitosti.

3. Hladina poruch může být 40 dB pod úrovní kmitočtu 750 c/s při vstupním akustickém tlaku (na mikrofon) 200 dyn/cm².


4. Závislost vstupních a výstupních akustických tlaků (t. j. od mikrofonu přes zesilovač a sluchátko do zvukovodu) může být lineární až do 200 dyn/cm² vstupního tlaku.

Schema standardního přístroje, jak bylo uveřejněno v Medical Research Council Special Report, Series No 261 (H. M. Stationery Office, Kingsway, London) je na obrázku 2. Používá krytalového mikrofona a magnetického sluchátky. Zesilovač je třístupňový a má pouze dva knoflíky pro obsluhu: Regulátor hlasitosti (VC) a přepínač pro volbu kmitočtové charakteristiky 1. nebo 2. (Tone SW). Anodová baterie 45 V (miniaturní provedení) vydří v přístroji při 15 hod. denního chodu 150 hod. žhavicí (monočlánek typu Sioux) 35 hod. Naši zájemci o přístroj naleznou podobné informace v uvedeném reportu č. 261. Upozorňujeme, že práce byla dána bezplatně k disposici průmyslu a že tudíž na ní nespočívají patentní nebo licenční závazky. (Radio Craft, březen 1948, str. 36.)

O. Horna.

Nylonový reproduktor

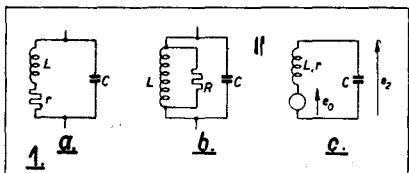Nylon používají Američané nejen k výrobě punčoch, prádla a kabelek, ale také hojně v radiotechnice. V červencovém čísle Radio Craft (str. 66) nabízí fa Lafayette 10 cm dynamik pro vysoké tóny, který má membránu a manšetu pro kmitačku z nylonu. Jako výhodu uvádí neobyčejnou lehkost a pevnost systému. -rn-



Obrázek 1. a: Resonanční obvod s čivkou L, která má sériový ztrátovy odpor r, a kondenzátorem C. — b: týž obvod, ztrátovy odpor R vložen paralelně. — c: měření činitele jakosti z poměru napěti budicího, e_0 , a nakmitaného, e_2 .

ORIENTAČNÍ MĚŘENÍ ČINITELE JAKOSTI

Další z řady návodů na méně běžná měření, upravená pro standardní vybavení amatérské laboratoře*

Cinzel jakosti, označovaný Q , je určen vztahy (1):

$$C = 1/\operatorname{tg}\delta = \omega_0 L/r = R/\omega_0 L = \sqrt{L/C}/r = R\sqrt{C/L} = e_2/e_0 \quad (1)$$

při čemž, jak je to vyznačeno v obrázku 1, máme na mysli činzel jakosti čivky, neboť kondenzátor lze zpravidla pokládat za ideální, $Q_C = \infty$. Kdyby tato podmínka nebyla splněna, lze odvodit podobné vzorce pro kondenzátor ze vztahu

$$\omega_0 L = 1/\omega_0 C, \quad (2)$$

kde ω_0 je 2π -krát resonanční kmitočet obvodu f_0 , a je-li resonanční obvod složen z čivky a z kondenzátoru, jejichž činzel jakosti jsou Q_L a Q_C , je výsledný činzel jakosti, zjištěný na př. ze vztahu e_2/e_0 :

$$Q_{LC} = Q_L Q_C / (Q_L + Q_C). \quad (3)$$

Zjistíme-li na př. činzel jakosti obvodu s ideálním kondenzátorem, t. j. prakticky Q_L , poté nahradíme ideální (vzduchový) kondenzátor stejnou kapacitou horší jakosti a změříme činzel jakosti Q_{LC} , můžeme vypočítat

$$Q_C = Q_{LC} \cdot Q_L / (Q_L - Q_{LC}) \quad (3a)$$

Činzel jakosti můžeme zjistit buď přímo nebo nepřímo. Lze na př. změřit resonanční odpor paralelního obvodu LC , to jest odpor R (obraz 1b), kterým se tento obvod projevuje při kmitočtu

$$\omega_0^2 = 1/L \cdot C \quad (2a)$$

a z něho a vztahu (1) vypočítat Q . To lze učinit na př. zařazením obvodu LC do anodového obvodu dynatronu (Fyzikální základy radiotechniky, díl II, odstavec V. 8.), nastavěním jeho negativního odporu tak, až s obvodem právě začne oscilovat, a pak změřením diferenční metodou tohoto odporu, který se za změněného stavu právě rovná R . Jiný nepřímo způsob: měřený resonanční obvod vážeme volně s v generátorem. Elektronkovým voltmetretem, připojeným na obvod, vyhledáme vrchol resonanční křivky, na generátoru odečteme resonanční kmitočet f_0 , poté rozladíme generátor, na kteroukoliv stranu, až napětí na elektronkovém voltmetu klesne na 0,445 vrcholové výchylky, a odečteme příslušný kmitočet f . Pak je

$$Q = f_0 / |f_0 - f| \quad (4)$$

* Viz RA č. 4/48, str. 102, Vyvažování čivk a kondenzátorů; č. 6/48, str. 162; Studie vazby s antenou; č. 7-8/48, str. 192, Měření ampérhodinové kapacity.

nevýhodu v tom, že podmiňuje speciální vý generátor s nízkoohmovým vazebním vnitřním, a thermoelektrickým ampérmetrem.


S obyčejným pomocným vysílačem, na př. podle RA č. 12/1946, a s jednoduchým elektronkovým voltmetrem (RA 4/1948, str. 138) je možné měřit Q způsobem podle obrázku 2b nebo 2d. Namísto ohmického odporu a kontroly vstupního proudu je tu dělí kapacitní a kontrola vstupního napěti e_1 . V obrázku 2c je náhradní schéma úpravy 2b, z níž je možné snadno odvodit vztah

$$Q = \frac{e_2}{e_1} \cdot \frac{C + C_0}{C_0} \quad (5)$$

Je tedy zapotřebí měřit napěti e_1 a e_2 , po případě po sobě týmž elektronkovým voltmetrem, a znát kapacity C a C_0 . Podmínkou správnosti je ještě napájet obvod z generátoru o takovém odporu R_g , který dělen výrazem

$$(C_0 + C)^2 / C_0^2 + \omega^2 C^2 R_g^2 \quad (6)$$

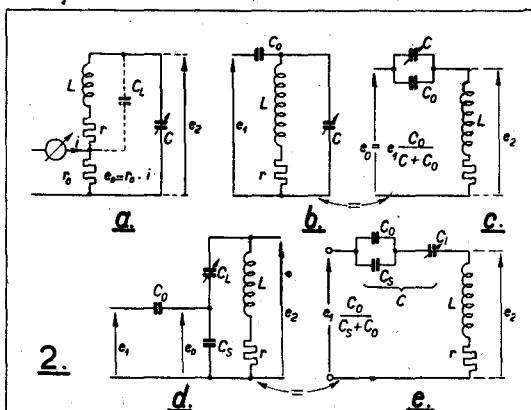dá hodnotu zanedbatelnou proti r . Je-li $C \approx 100 C_0$ a $R_g \approx 1000 \Omega$, vnáší generátor do měření odpor zhruba $0,1 \Omega$, t. j. rádu procent z hodnoty r . — Nevýhodou je nezbytnost znát dvě hodnoty kapacity a



Obrázek 2. a: Princip Q-metru firmy Boonton. — b, c: vazba měřeného obvodu s generátorem přes malou kapacitu C_0 , skutečný obvod (b) a náhradní schema (c). — d, e: vazba měřeného obvodu s generátorem přes pevný kapacitní dělič se stálým zeslabením, skutečné zapojení (d), náhradní schema (e).

Dole:

Obrázek 3. Úprava měření podle popisu, s použitím běžného pomocného vysílače a elektronkového voltmetu. I když přesnost měření není velká, dovoluje získat užitečné poznatky o jakosti obvodu.


Přímé měření Q je možné z poměru dvou napěti e_0 a e_2 ve vztahu (1), a to způsoby, udávanými v obrázku 2 v třech zvláštních případech získání e_0 . Obrázek 2a je podstatou Q-metru firmy Boonton, popis v RA č. 1/1942, str. 2. Z oscilačního obvodu v generátoru vychází proud i rádu 1 A, měřený thermoelektrickým ampérmetrem. Průtokem známým odporom r_0 rádu $0,1 \Omega$, který lze zanedbat proti ztrátovému odporu čivky r , vznikne budicí napětí $e_0 = r_0 \cdot i$, které je takto určeno a tedy známo. Vyladíme-li měřený obvod LC do resonance, udá elektronkový voltmetr, připojený paralelně ke kondenzátoru, napětí e_2 , a z těchto hodnot můžeme vypočítat Q podle vztahu (1). V případech, kdy vlastní kapacita čivky, C_L , není zanedbatelná proti ladící kapacitě C , je nutno zvětšit zjištěné Q :

$$Q_{skut} = Q \cdot (C + C_L)/C \quad (1a)$$

Tento přímý, přesný a rychlý způsob byl využit v návodu na vý generátor v RA č. 1-2/1945, str. 8, má však po zájemce, vybaveného jen běžnými přístroji,

měřit dvě hodnoty napěti, při čemž nejméně tři z těchto čtyř hodnot se při měření mění (obě napěti a C , které je zpravidla proměnné). Přednosti je jednoduchost úpravy a nepatrné zatížení generátoru, prakt. kapacitou C_0 , která bývá nepatrná. Jde-li o porovnání několika čivek a nezáleží-li tedy na absolutní velikosti Q , je tento způsob velmi vhodný, protože se dá improvisovat s každým vý generátorem (pomocným vysílačem), z něhož lze odebírat napětí e_1 rádu 1 volt. Táh úprava se hodí pro zjišťování Q z průběhu resonanční křivky.

Způsob podle obrázku 2d má vazbu tak

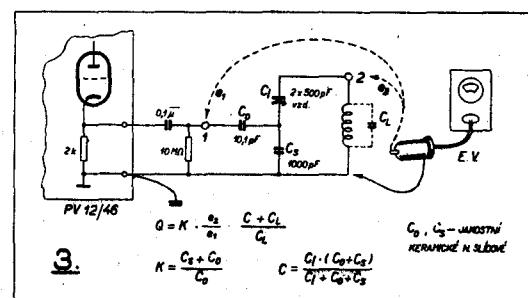

upravenou, že ve vztahu pro Q vystupují jen dvě proměnné veličiny, e_1 a e_2 , zatím co kapacitní dělič napětí C_o a C_s dává jako e_0 stálý podíl z e_1 , udaný vztahem

$$e_0 = e_1 \cdot C_o / (C_s + C_o) = e_1 / k \quad (7)$$

a tato hodnota k je stálá pro všechna měření, takže

$$Q = k \cdot e_2 / e_1. \quad (8)$$

Tento vztah podle potřeby doplníme vztahem (1a), je-li ladící kapacita blízká vlastní kapacitě cívky.

Abychom měřili tak přesně, jak to metoda přípustí, volime s oblibou k tak, aby $e_1 \approx e_2$, a protože Q většiny měřených cívek je řádu 100, volime i $k = 100$, t. j. $C_s = 99 C_o$.

Jak volit C_s ? Výhodné by bylo, kdyby C_s tvořil zanedbatelný člen v ladícím obvodu, zřetelném v náhradním schématu na obraze 2e; to by bylo splněno při C_s mnohem větším než C_o , neboť pak je ladící kapacita C prakticky rovna C_o . Pak tedy má být C_s aspoň 20násobek největší ladící kapacity, v běžných případech 10 tisíc pF, a z požadavku $k = 100$ vydeje $C_o = 101$ pF. Tato hodnota však představuje zážeb v generátoru. Nemá-li nastat podstatný pokles napěti po této záťazi, smí být odpor generátoru nejvýše rovný reaktanci kapacity C_o , což je při 100 pF a při 100 kc — 16 kΩ, pro 1 Mc — 1,6 kΩ, pro 10 Mc — 0,16 kΩ atd. Není však běžné mít v generátoru s napětím řádu 1 V a s výstup. odporem menším než 1 kΩ, a takový kapacitní dělič by proto vyhověl pro střední a dlouhé vlny, ale ne pro vlny krátké. Protože měření Q je v běžné radiotechnice vskutku závažnější na kmitočtech pod 1 Mc, je možné vyjít i s timto omezením. (Naopak zase zhoršuje situaci nevyhnutelná kapacita mezi kathodou a zemí, respelkt. vlnkem, která je také řádu 100 pF.)

Kdyby to možné nebylo, je nutno se zříci spinění podmínky, že ladící kapacita zůstane nedotčena členy děliče, a upravit dělič s menšími kapacitami. Použijeme-li na př. za C_l běžného dvojitěho kondensátoru 2×500 pF, spojeného paralelně a $C_s = 1000$ pF, $C_o = 10,1$ pF, je výsledná největší kapacita zhruba 500 pF, a zážeb generátoru 10 pF, takže jeho odporník může být desetkrát větší než bylo prve udáno, čili vystačíme s běžným pomocným vysilačem. Ladící kapacitu musíme ovšem počítat nebo cejchovat podle úpravy na obrázku 2e, t. j.:

$$C = C_l \cdot (C_o + C_s) / (C_l + C_o + C_s) \quad (9)$$

Také v tomto případě platí pro Q vztah (8) a pro vliv vlastní kapacity měřené cívky, pokud není zanedbatelná proti C_s , vzorec (1a).


Při pokusech, které jsme k ověření úvah provedli, bylo použito týchž přístrojů, jako v měření, popsaném v článku *Studie vazby s antenou* v RA č. 6/1948, str. 162; pomocný vysilač z RA č. 12/1946 s vyvedenou kathodou druhé elektronky, zde bez paralelního odporu 500 Ω, modulace vyřazena a elektronkový voltmetr bud podle č. 5/48, nebo podle č. 4/48. Napětí na kathodovém odporu je na středních i dlouhých vlnách asi 3 V, na krátkých asi 1 V. Pracujeme tak, že p.v. nastavíme na kmitočet, při němž chceme

TÓNOVÝ GENERÁTOR

s Wienovým můstkom

(17,5 až 175 000 c/s)

JOSEF VOSÁHLO

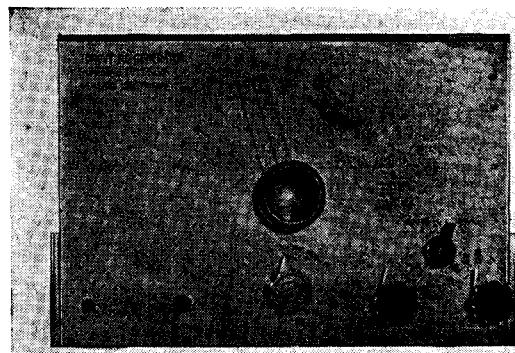

zeny aspoň v jednom z mísěných signálů.* Konečně drobné vf zbytky zůstávají v nf signálu i přes filtraci, a znemožňují použití záznějových generátorů pro některé speciální úkoly (technika impulsová).

Druhý druh, generátor R-C, je zesilovač, přivedený do oscilaci bez resonančního obvodu s pomocí selektivního zpětnovazebního obvodu, zpravidla R-C, který pro jediný kmitočet vytvoří vazbu pozitivní, postačující pro vznik oscilaci. Kmitočet v prvním přiblížení závisí jenom na hodnotách obvodu R-C, resp. na jejich stálosti. Kromě generátorového kmitočtu jsou v signálu jen prakticky libovolně omezitelné zbytky vyšších harmonických, takže není zapotřebí složitých filtrů. Rozsah však nemůže být libovolně veliký (leda by bylo využito záznějového principu s dvěma generátory R-C), nýbrž jen omezen zpravidla na poměr 1:10. Amplituda výstupního napěti, theoreticky stálá, je ovlivňována nedokonalým souběhem ladících komponent selektivního obvodu a musí být udržována automatickým obvodem, v následujícím přístroji odporem závislým na proudu, žárovkou. To je nevýhoda proti záznějovému generátoru, kde kmitočtová závislost jediného rozsahu může být trvale opravena frekvenčně závislou zápornou zpětnou vazbou. Podstatná výhoda je však v tom, že až do nejmenších kmitočtů řádu 1 c/s dává gene-


* Přes to mají dokonale přístroje tohoto druhu vlastnosti vyhovující, a platí to v dosatečné míře i o zmíněných návodech, otištěných v tomto listě.

P. r.

měřit Q , elektronkový voltmetr připojíme na měřený obvod, bod 2, obraz 3, nastavíme laděním kondensátorem C_l maximální výchylku voltmetru a odečteme ji, poté přeneseme sondu voltmetru na bod 1, obraz 3 a změříme napětí e_1 . Z obou hodnot a z děliče napětí vypočteme Q , po případě s použitím opravného vztahu (1b), je-li C menší než asi 200 pF a odhadnutá vlastní kapacita cívky a kapacita elektr. voltmetru dosahuje 20 pF a způsobily by tedy chybu přes 10 %. To je asi horní mez přesnosti takto aplikované metody při měření absolutním. Budeme-li však zjistovat, jaký vliv má na Q na př. stínění, kovové součásti obvodu, napouštění nebo sušení cívek, různé kabilky atd. z několika měření při stejných základních podmínkách, budou poměrně výsledky

podstatně přesnější, a v tom je také užitečnost tohoto prostého pokusu.

Pro zajímavost následují některé hodnoty, zjištěné tímto způsobem: Cívka z vf kabilku $20 \times 0,05$ mm, 120 záv. křížově na kostce Palabre 6362-4 s jadérkem, rozsah 0,5 až 1,5 Mc/s s ladícím kondensátorem do 500 pF, Q zjištěno mezi 165 a 100, nejmenší hodnota u největšího kmitočtu. — Podobná cívka dlouhovlnná, 380 závitů drátu 0,15, měď, smalt-hedvábí, rozsah 0,15 až 0,4 Mc s obvyklým ladícím kondensátorem, činitel jakosti 65 až 45, maximum asi u 200 kc. Napětí e_1 v obou případech asi 3 V. — Na krátkých vlnách vycházely hodnoty málo spolehlivé, protože napětí e_1 z generátoru je pod 1 V a použitý elektronkový voltmetr má v oné oblasti stupnice již velmi stařenou.

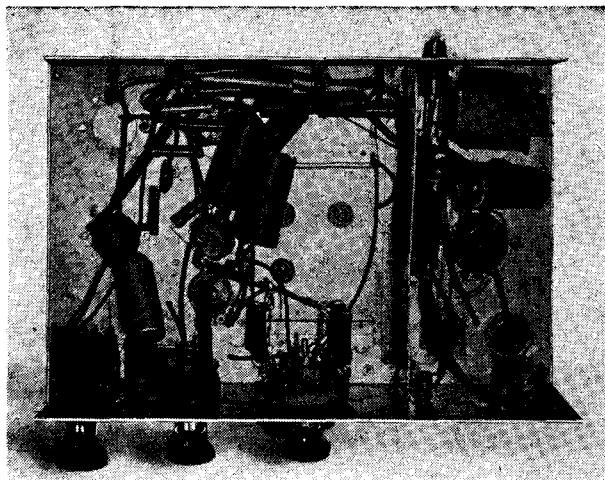

rátor R-C sinusové průběhy bez efektu strhování. Pro domácího konstruktéra má tento generátor výhodu stálejšího cejchování, snazšího uvedení v chod bez potíží se stíněním a oddělováním; rozdělen ve tři rozsahy vyhovuje běžnému trojmu oboru na zesilovači (hloubky - střed - výšky), a možnost čtvrtého rozsahu do 175 kc je vítána s ohledem na speciální úkoly (televise). Přístroj tohoto druhu byl popsán v t. l. v č. 3/1942, str. 44; vývojem této zapojení je však od té doby značně překonán.

Základem popisovaného generátoru je selektivní obvod, v podstatě Wienův můstek, který zde pracuje s dvojnásobným otočným vzdušným kondensátorem $2 \times 500 \text{ pF}$ ($2 \times 550 \text{ pF}$). Jeden z nich má odpory v řadě, druhý paralelně. V druhé větvi můstku jsou odpory 14 a 42. Poslední je reprezentován žárovkou 42, 120 V, 5 wattů. Správná funkce generátoru, zejména souhlas cejchování, závisí na přesnosti odporů S a P a na odporu 14 a žárovce 42. Odpovídající dvojice odporů S a P musí mít předepsanou hodnotu, a to se vzájemnou nejmenší tolerancí (max. 0,5%). Kondensátory musí mít počáteční kapacitu ke konečné v poměru nejméně 1:10. Počáteční kapacita musí být proto malá (na př. 50 pF, konečná 550 pF). Jen tak lze zajistit, že se budou rozsahy poněkud překrývat.

Požadavek malé počáteční kapacity ladičko kondensátoru je splnitelný ohledy při konstrukci. Kostra kondensátoru i jeho rotory jsou od kostry přístroje izolovány a musí mít od plechu vzdálenost aspoň 5 mm.

Kdybychom volili jiné hodnoty odporů S a P, nebo C, museli bychom rozsahy přepracovat podle vzorce:

$$f = \frac{10^{18}}{2\pi \cdot R \cdot C} \quad (\text{c/s}, \Omega, \text{pF})$$

Stínici mřížky a kathody nejsou blokovány. Výstupní napětí V je při sinusovém průběhu 10 V. Je určeno pro přesné měření v zesilovačích, napájení můstku a podobně.

Pro zkoušky reproduktorů se rozpojí vypinač 39, čímž se zařadí odpor 13, 2000 ohmů. Dostaneme napětí přibližně obdélníkové asi 50 V. Jinou hodnotou odporu lze křívku napětí ovlivnit a je možné nastavit přibližně pilovitý průběh. Je vý-

pohled pod kostru ukazuje jednoduchou a prostornou montáž generátoru. Zleva: stupňový a plynulý regulátor, přepinač rozsahů.



Dole: Náčrt rozložení součástek na kostru, pohled shora a zezpoda. Přičný rozměr kostry je na výkresu nesprávně uveden 410 mm namísto 310 mm.

hodnější zkoušet reproduktory nikoliv proudem sinusovým, kdy je cívka i membrána namáhána příliš pohodlně. Obdélníkový (pilový) průběh mnohem více namáhá reproduktor a chyba se proto projeví zřetelněji.*

Hodnota odporu 14 je kritická, a ovlivňuje průběh napětí. Použijeme-li žárovky na př. 6 W/120 V, musíme správnou hodnotu odporu 14 nastavit zkusmo pomocí osciloskopu. V tom případě použijeme regulačního odporu asi 5000 ohmů.

Počáteční kapacita paralelního kondensátoru (jehož stator je uzemněn) je větší a proto k seriovému musíme přidat trimr 30, asi 50 pF; také na něm závisí amplituda a skreslení. Žárovka 42, jako stabilizátor, se výborně osvědčila. Pracuje

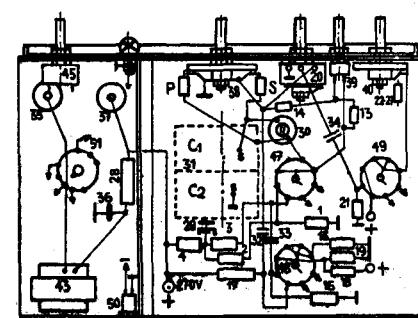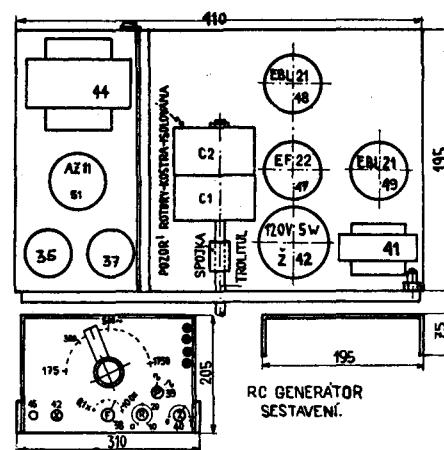* Nerozeznáme však tak snadno vyšší harmonické, vznikající v samotném reproduktoru; pro tento účel je vhodnější napětí sinusové. P. r.



prakticky bez zpoždění a velmi účinně. Její odpor prudce roste s přibývajícím proudem. Žárovkou prochází proud katodový EF22, proud z děliče napětí pro stínici mřížky a nf proud přes kondenzátor 32. Žárovka nesnítí, jen velmi slabě žhne při obdélníkových kmitách. Původně jsem chtěl použít pro stabilizaci diod EBL21; neosvědčilo se to, buď docházelo k rozchoupávání do pomalých kmitů, nebo byla-li časová konstanta delší, vyrovnaní pracovalo příliš zpožděně. Snad někoho zarazí rozsah do 175 000 c/s. Je to především téměř zadarmo (dva odpory 15 kΩ), a až přijde televise, budeme jej potřebovat.

První elektronka je selektoda EF22 nebo jiná podobná. Druhou je EBL21. Elektronka s větší strmostí byla zvolena proto, aby v anodovém obvodu postačil poměrně malý odpór. Jinak by systém neosvědčil v celém rozsahu.

Plynulé řízení vstupního napětí zastane lineární potenciometr 20 kΩ. Na výstupu je opět EBL21, zapojená jako „cathode follower“, zesilovač s uzemněnou (pro signál) anodou. Primář výstupního transformátoru je zapojen v kathodě. Má asi 700 Ω stejnosměrného odporu. Zdálo by se, že výstupní trafo nemůže zpracovat tak velký frekvenční rozsah. Osciloskopem se snadno přesvědčíme, že na výstupu V je průběh sinusový až do největší frekvence. Na sekundáru S ovšem, můžeme jít až do 20 kc. Doporučují k obyčejnému sekundárnímu vinutí přivinout ještě jeden půlkruh a střed uzemnit. Je to výhodné pro napájení můstku. Při sinusovém průběhu při nízkých kmitočtech je nastavení můstku velmi ostré.


Výstup napětí je měnitelný také stupňovitě zesilovačem z přesných odporů 22 až 27 (viz RA č. 3/1942). Napájecí proud je nutno dobře filtrovat.

Stavba. Generátor je vestavěn do železné skříně, které v 3. č. RA nabízela fa Vácha, Praha. Jsou to původní skříně pro tonový generátor Telefunken. Kostra je upravena, má rozměry 310x195, výška 75 milimetrů. Je vyšší než původní, aby bylo možno namontovat přepinač rozsahů F. V levé části je usměrňovač s pojistikou a kontrolní žárovkou. Tato část musí být nahrazena dole stíněna dostatečně vysoko. Při nízkém rozsahu by se kapacitou přenášelo napětí ze sítě na mřížku první elektronky, která má velký svod 15 MΩ a je spojena s neuzemněnými rotory a kostrou kondensátoru, takže je velmi citlivá. Abychom mohli použít skříně, bylo nutno kondensátor zapustit do kostry a zachytit na vhodném můstku.

Přepinač rozsahů musí být dobré jaky. Přepíná vysoké hodnoty R a proto přechodový odpór mezi kontakty musí být velký. Jinak Wienův můstek nevyrovnané. Odpory S a P jsou hmotové, $\frac{1}{2}$ až 1 watt. Opatříme si hodnoty poněkud menší než jsou předepsány, a to je většina, které výrobci dodávají. Karborundový broušek trojúhelníkového průřezu o hraniči asi 5 mm pilujeme odpor, pokračující ve vybroušené spirále, až na můstku zjistíme předepsanou hodnotu. Tohoto odporu použijeme pak jako normální můstek (na př. Philoscop) přepneme na %, a druhý odpór upravíme tak, až se liší nejvýš o 0,05 % od normální.

Schema nízkofrekvenčního generátoru s hodnotami součástek. Číselné označení součástek se vztahuje k výkladu činnosti v textu. Náměsto uvedených elektronek jest možno použít podobných vzorů jiných s přibližně týmž vlastnostmi; v tom případě bude však vhodné vyzkoušet odlišné hodnoty některých součástek pro dosažení nejlepšího výkonu. Obvod C₁, C₂, S, P zůstává nezměněn.

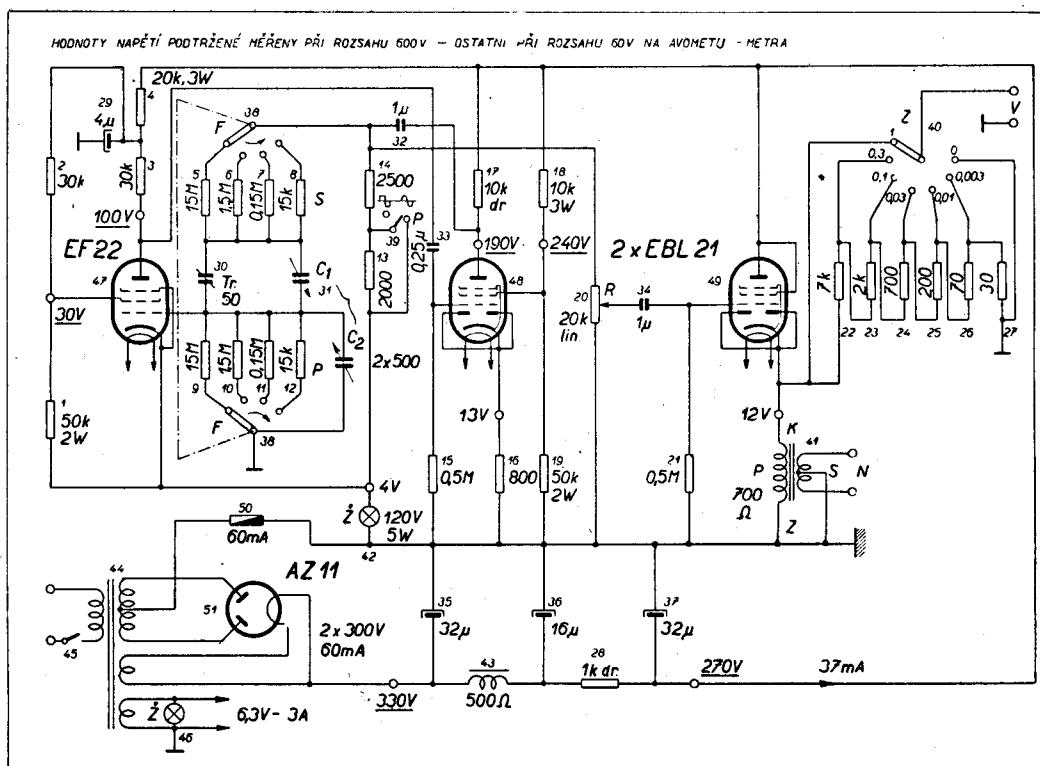Dole: Pohled dovnitř přístroje. V levé části elektronky, stabilizační žárovka a dvojitý otočný kondensátor generátoru. Vpravo je síťová část a kondensátory filtru, oddělené stínicí stěnou.



Hotové odpory natřeme trolitulovým lakem, aby prach v drážce hodnotu neporušil. Pro tento účel i pro jiné měřicí přístroje by byly výhodnější odpory metalizované. Nejsou však na našem trhu. Vazební kondensátory 32-34 jsou s ohledem na přenos nejmenších kmitočtů přiměřeně veliké. Kostra dvojtělového kondensátoru je izolována od kostry přístroje nejlépe steatitovými průchodekami, používanými pro isolaci dotyků pro elektrické spotrebíci (výška 5 mm). Hřídel kondensátoru je prodloužen steatitovou nebo trolitulovou tyčkou, aby byl odstraněn vliv kapacit ruky. Kondensátor jsme upravili jako levochody, aby menší kmitočet (zatočený kondensátor) byl vlevo. Těhož výsledku lze dosáhnout vhodným převodem ozubenými koly.

Uvedení do chodu. Pro předběžnou informaci jsou ss napětí uvedena ve schématu. Použijeme-li předepsaných součástek (kondensátor KHS), omezí se práce jen na nastavení trimru 30. Na výstup


zapojíme outputmetr (nebo st voltmetr, rozsah do 10 V) a změříme napětí při uzavřeném kondensátoru, rozsah 175 až 1750. Pak vytočíme kondensátor a trimrem nastavíme stejně napětí.

Použijeme-li jiných součástek, musíme hodnotu 14 zjistit zkusmo. K tomu je potřeba osciloskop. Pak je dobré použít regulačního odporu asi 5000 Ω. Při uzavřeném kondensátoru nastavíme jej tak, aby byla největší amplituda, ale bez pozorovatelého skreslení. Pak přejdeme do druhé krajní polohy, nastavíme trimr na stejně napětí a kontrolujeme průběh. Velikost napětí je vidět na rozkmitu na stínítku. Pak opravíme hodnotu 14, vrátíme se na 30, až je dosaženo souhlasu (viz sladování superhetu). Jsou-li odpory S a P přesné, stačí ocejchovat jeden rozsah) s výhodou 175 až 1750. Stupnice pak platí i pro ostatní, za předpokladu, že počáteční kapacita je ke konečné v poměru 1:10. Nejsou-li stejné, zavedeme korekci, necheceme-li odpory upravovat. Jednotlivé opravy platí pro celý rozsah. Prostým přičtením, resp. odečtením se zjistí přesný kmitočet pro rozsahy, pro něž byla stupnice cejchována.

Cejchování se dá uskutečnit osciloskopem, který nemusí mít rázový generátor. Na vodorovné destičky přivedeme přes transformátor napětí asi 50 V, 50 per. ze sítě. Na svislé přivádime sinusové napětí z generátoru. Předběžně přepneme na první rozsah. Je-li kondensátor zatočen asi do poloviny, objeví se na stínítku kruh (elipsa). Pak jsou obě frekvence stejné, generátor dodává 50 c/s. Při 25 c/s se objeví stojatá osmička, při 100 c/s ležatá osmička. Pak vytočíme kondensátor, až se na stínítku objeví stojící obrazec, který má sedm vln a dvě svislé vybočení. Vodorovná tečna se dotýká na-

hoře (dole) křivek sedmkrát, svislá tečna se dotýká obrazce vlevo (vpravo) dvakrát. Nastavená frekvence odpovídá hodnotě $7 \times 50 : 2 = 175$ c/s. Přepneme na druhý rozsah a zatočíme kondensátor, až se objeví týž obrazec. Označíme stupnici číslem 17,5 (175 c/s). Poté v tomto rozsahu otáčíme pomalu kondensátorem a sledujeme jeho polohy, kdy se obraz na stínítku ustálí. Nejprve se na stínítku objeví dvě ležaté osmičky vedle sebe. Vodorovná tečna má čtyři dotyky, svislá jediný, frekvence je tedy $4 \times 5 : 1$, to jest 200 c/s. Pak již není třeba počítat smyčky. Při každém zastavení obrazce postupujeme po násobku 50. Následuje tedy 5×50 , 6×50 až 35×50 je 1750 per. (Stínítko aspoň o průměru 7 cm.) Táž stupnice platí i pro ostatní rozsahy, jak se můžete přesvědčit přepnutím na rozsah 1. Nekryje-li se, nejsou odpory přesné. Pak je možno odpory buď upravit, nebo zavést opravu odečtu. Největší rozsah lze kontrolovat na př. také frekvenčním krytalovým oscilátorem 100 kc/s. Při 100 kc/s se objeví elipsa. Dále lze kontrolovat 50 kc/s a 150 kc/s. Další rozsahy lze kontrolovat jen osciloskopem s rázovým generátorem, nebo srovnáním s jiným nf generátorem. (RA č. 3/1942). Uvedený postup cejchování považují za nejpřesnější (Lissajousovy obrazy) za předpokladu, že v sítí je udržována přesná frekvence 50 c/s, což je při paralelním chodu elektráren zpravidla splněno.

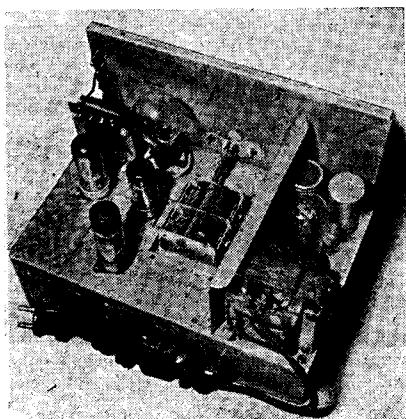Během rozsáhlých pokusů jsme přístroj kontrolovali uvedenými způsoby; výsledek splnil očekávání. Věřím, že je to nejjednodušší nf generátor, jaký lze nyní postavit. Dodatkem upozorňuji, že žádné vedení není stíněno. Event. kovový obal vazebních kondensátorů nesmí být spojen s kostrou. Jinak se sráží nejvyšší rozsah.



SDRUŽENÉ ZESILOVACÍ ELEKTRONKY

jako stavební prvek zesilovačů

Sdružením dvou zesilovacích elektronek do jediné baňky (u nás dnes jediný druh dvojho provedení, ECH4 nebo ECH21) vzniká dvojitá elektronka, vhodná pro stavbu zesilovačů napětí i jiných přístrojů, kde oceňujeme úsporu nákladu i místa. To jsou hlavní důvody, proč se zmíněné elektronky stále častěji vyskytují v zapojeních. Příkladem je dnešní standardní superhet, kde hexodotriody ECH4 nebo ECH21 pracují jednak jako směšovač a oscilátor, jednak jako mf zesilovač a nf zesilovač. Jsou však i jiná použití, na př. hexoda jako nf zesilovač a trioda jako invertor (na př. RA č. 3/1948, str. 75), nebo v kaskádě (Multivibrátor obdélníkováče v RA čís. 11/1947, str. 312) a další, která tu zatím nebyla uvedena.

Omezení použití sdržených elektronek. První je geometrická blízkost systémů a jejich vývodu, která spolu s konstrukčními ohledy nedovoluje jejich dokonalé vzájemné stínění. Je-li v obou systémech zpracováván signál téhož kmotačtu, ale rozdílného napětí, může nastat vzájemné ovlivňování, resp. zpětná vazba podle okolnosti kladná nebo záporná. Vazba mezi systémy a jejich přívody je převážně kapacitní, uplatní se zejména při kmotačech vysokých. To je důvod, proč se ECH nedohodí pro přímo zesilující přijimač s dvěma laděnými obvody, kde by hexoda pracovala jako laděný vf zesilovač a trioda jako mřížkový detektor se zpětnou vazbou: anoda triody se značným vf napětím je příliš blízko řídící mřížce hexody, (zejména u ECH21 se všemi vývody na patce), a při zachování dostatečného zisku v hexodě nedáří se vazbu dostatečně omezit.

Další závažné omezení je společná kathoda. V kaskádném zapojení (obraz 1a) není pak možné použít kathodového odporu pro získání předpěti, neboť mají-li oba systémy v prvním přibližně stejnou strmost, S , a je-li zisk první elektronky kaskády z_1 , vzniká na kathodovém odporu napětí


$$e_k = e_1 \cdot R_k \cdot S(z_1 - 1),$$

které se přidá k vstupnímu napětí e_1 a pro zisk z_1 větší než 1 působí pozitivní

zpětnou vazbu. Aby nenastala nestabilita, muselo by být $R_k \cdot S (z_1 - 1)$ být menší než 1, a to vede při běžných hodnotách $z_1 = 100$ a $S = 1 \mu\text{A/V}$ k hodnotám kathodového odporu řádu 10Ω nebo méně. Pro kmotač 30 c/s by to znamenalo použití kondenzátoru řádu $1000 \mu\text{F}$, což je hodnota přílišná. Pro kaskádní zapojení 1a je tedy nezbytné získávat předpětí jinak než kathodovým odporem, na př. pomocnou baterii, spádem na odpory v záporné větví napájecího obvodu nebo elektronovým mřížkovým proudem s použitím velkých svodů řídicích mřížek a systémů.


Třetí omezení, platné speciálně pro hexodu v ECH, je její prohnutá charakteristika mřížková, která zavádí citelné skreslení vstupních signálů větších než asi 0,1 V, pokud není možné omezit skreslení zavedením záporné vazby až na řídící mřížku hexody. Konečně je tu omezení, dané vlastnostmi elektronky, v daném případě poměrně malou strmostí a elektrickou nesouměrností systémů (trioda má menší plochu kathody, menší strmost a větší vnitřní odpor, než hexoda upravená na triodu spojením stínících mřížek s anodou).

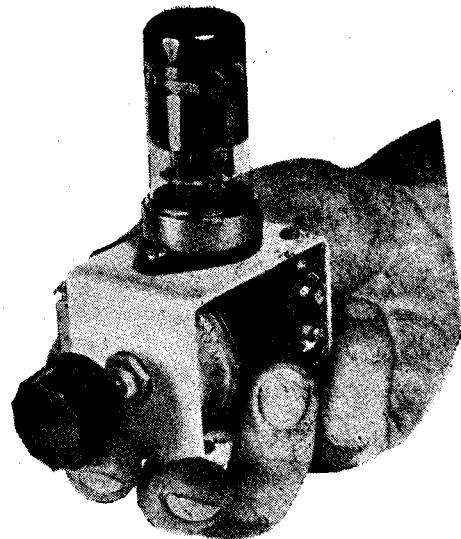Možnosti využití sdržených systémů jsou na obrázku 1. Nejzajímavější zapojení kaskádní, kdy napětí, zesílené prvním systémem, je vedené na vstup druhého systému a znova zesilováno, jsme po stránce omezení probrali prve, zde





stačí dodat, že takto získáme prostorově v jediné elektronce zisk rovný součinu zisků, dosažitelných jednotlivými systémy. Ukázkou bude uvedena dále. Opakem je paralelní spojení obou systémů (při čemž obyčejně hexodu přeměníme v triodu spojením jejich stínících mřížek s anodou). V tomto méně zajímavém případě se sčítají strmosti a anodové ztráty a paralelně spojují vnitřní odpory, získáváme tedy o něco výkonnější triodu. Je jasné, že v tomto případě může mít vzniklou jedinou elektronku společný kathodový odpor.

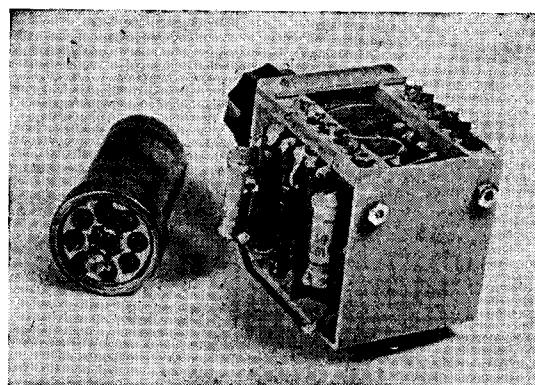Podle obrázku 1b, 1c, mohou být však spojeny paralelně jen výstupy nebo jen vstupy obou systémů. Prvního způsobu lze využít ke směšování signálů, na př. z gramofonu a z přijímače pro nezávislé směšování k buzení zesilovače. Také v tomto případě ještě účelné upravit obě elektronky na triody (jimak by na př. hexoda byla zatížena poměrně



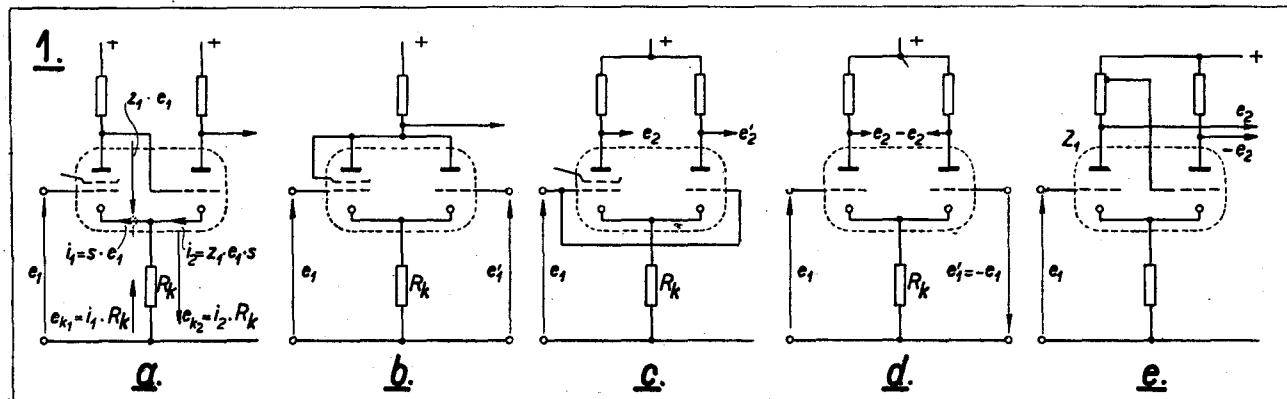Nahoře a vlevo ukázky konstrukce měrného zesilovače pro osciloskop, se ziskem asi 500 a s kmotačovou charakteristikou rovnou od 8 do 100 000 c/s. — Dole různé způsoby využití sdržených elektronek; na obrázku a) odvození vzniku pozitivní zpětné vazby odporem ve společném kathodovém obvodu.



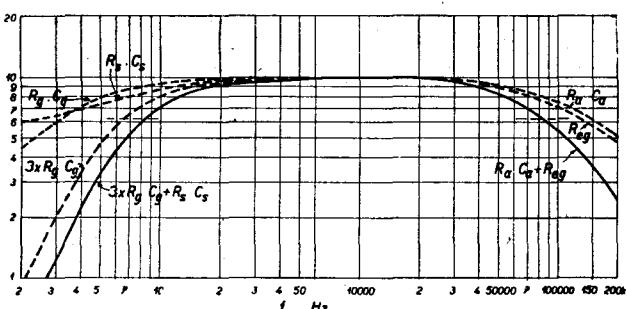


malým vnitřním odporem triody a její značný zisk by zůstal nevyužit). Druhý případ, paralelně spojené řídící mřížky a samostatné výstupní obvody, hodil by se pro rozdělení signálu na dva spotřebiče, které na sebe a na vstupní obvod nemají působit. V obou uvedených případech je zisk mezi systémy prakticky 1 a kathodový odpór může být použit.

Zapojení podle 1d a 1e má za účel dodávat souměrná výstupní napětí, jak jich používáme na př. k buzení dvojčinných koncových stupňů. Je-li úprava taková, aby zisk obou systémů byl týž, přivádíme na řídící mřížky táz napětí opačné polarity, což je vyznačeno znaménkem „-“ v obrazu 1d. Téhož výsledku lze dosáhnout odebráním řídícího napětí opačné polarity než je napětí vstupní z pracovního odporu jednoho systému (1e). Souměrnosti výstupních napětí dosáhneme úpravou zisku systémů a volbou vhodného dílu z pracovního odporu, anebo známým, samočinně symetrisujícím obvodem, jehož použití bude uvedeno dále. Protože také v těchto obvodech je zisk mezi anodami systémů roven 1, lze rovněž vyrábět předpětí odporem v katodovém obvodu.

Ukázkovou použití sdržené elektronky a udaných zásad je napěťový zisilovač pro osciloskop se ziskem asi 500 stálým s odchylkou ± 2 dB od 10 do 100 000 c/s. Aby bylo lze napájet výstupním napětím přímo destičky obrazovky, pracuje druhý systém elektronky v odporevném zapojení s napětím na anodě asi 200 V a tedy se zdrujem asi 400 V, které v osciloskopu snadno získáme. Zapojení je prosté, až na nezbytné napájení řídicích mřížek předpětím záporné větve zdroje. Výstupní regulátor je 0,1 M Ω , aby s kapacitou mřížky průvaha systému nezeslaboval kmitočty pod 100 kc/s. Vazební kondenzátory mezi stupni jsou vyměřeny důsti bohatě, aby útlum u hloubek nastával dostatečně hluboko, zde u 4 c/s pro -3 dB. Výstupní odpor je zmenšen zápornou zpětnou vazbou „mezi anodami“ při současném poklesu zisku asi na třetinu; zpětná vazba také stabilisuje zisk při změnách napětí a stárnutí elektronky, a zejména omezuje skreslení, zaviněné křivou mřížkovou charakteristikou hexody. Hodnoty ve schématu jsou vyzkoušeny s ohledem na získání výstupního napětí rádu 100 V, které lze vést přímo na destičku obrazovky a má při tom skreslení zrakem nepostřehnutelné.




Zájemce, který by chtěl opakovat výpočty vazebních prvků a příslušných omezení, odkažujeme na příslušná pojednání (1), (2), ustanovená na konci Počtařské sledování obvodu zpětné vazby lze provést podle článku (3). Kromě toho jsme

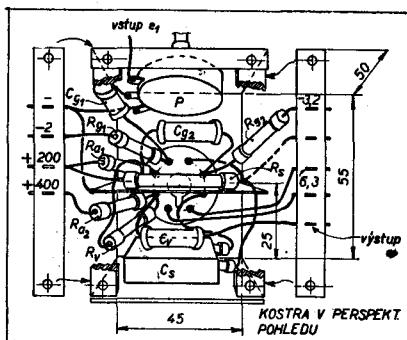Charakteristika, schema a plánek provedeného ze- silovače.



zesilovač kontrolovali v oblasti výšek způsobem, udaným (4), a protože jsme chtěli vystačit s tónovým generátorem do 16 kc a přece získat obraz o chování při kmitočtech desetkrát větších, zhoršili jsme výstupní podmínky rovněž desetkrát zatížením výstupu kapacitou 300 pF, jež je desetinásobkem očekávané kapacity destiček obrazovky. Při tom je respektován vliv regulátoru v nejneprázdnějším případě, t. j. regulátor naplno, vstupní napětí přes pevný dělič do zdířky $10e_1$, průběh char-

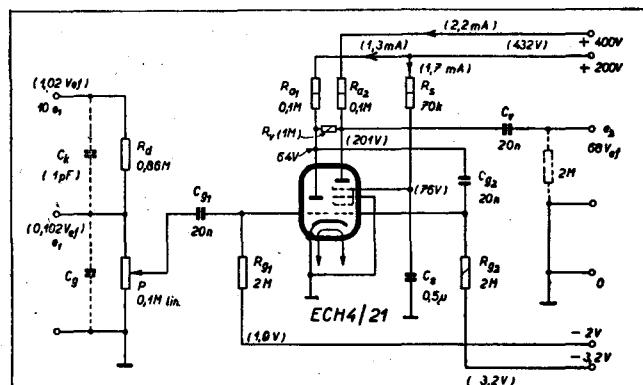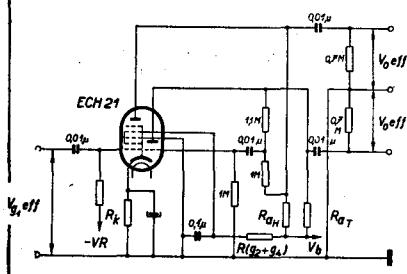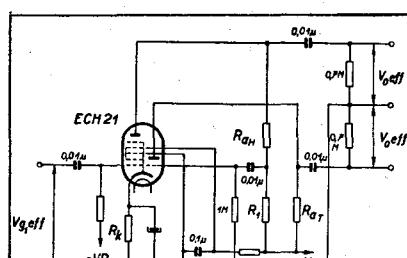Dvě další zapojení zesilovače ze sdružené elektronky ECH14 nebo ECH21. S udanými hodnotami se hodí k buzení dvojčinného koncového stupně běžného zesilovače, po úpravě pro širší kmitočtový rozsah i k obrazovce, která vyžaduje souměrný vstup.



rakteristiky byl zjištěn výpočtem při předpokládané vstupní kapacitě obvodu 20 pF. Výsledek tohoto výpočtu i prve naznačeného měření je v kmitočtové charakteristice, a lze čekat, že jak vstupní kapacita, tak postavení děliče bude většinou příznivější a charakteristika u výšek rovněž. Kromě toho je možné situaci zlepšit kapacitním vyvážením vstupního děliče kondenzátorem C_k , který kompenzuje alespoň vliv kapacity C_g , jež je paralelně ke krajinám vývodům regulátoru; kapacitu mřížkového obvodu proti zemi (běžec regulátoru a d.) je možné omezit, takže nepřesahne 10 pF.



Zkoušky byly provedeny na malém vzorku, vhodném pro vestavění do osciloskopu nebo jiného přístroje, a doložily, že při účelném rozložení součástek a vhodném stínění je možné dosáhnout dobrých výsledků při velmi malých rozměrech.

(Pro tento případ jeví se zvlášť lákavým získat nezbytné předpětí průtokem mřížkového proudu ve velkém mřížkovém svodu. Při podrobnějším rozboru jeví se však tyto nesmáze. Hexoda potřebuje pro optimální funkci předpětí asi 2 V, při němž protéká elektronový proud: při $-1,3$ V, $0,3 \mu A$, na každou desetinu voltu předpětí mění se mřížkový proud zhruba o faktor 2, t. j. při $-1,4$ V teče $0,15 \mu A$ atd., při -2 V tedy asi $0,002 \mu A$, a pro předpětí 2 V bylo by zapotřebí svodu $1000 M\Omega$. I kdyby praxe vedla k hodnotě desetkrát menší, přece je nebezpečí, že malá hodnota elektronového proudu bude nebezpečně napadena proudem, pronikajícím isolaci elektronky a vazebního kondenzátoru tím spíše, že jde o sítovou elektroniku, která pracuje s všemi teplotami.)

Jiný příklad použití je napěťový zesilovací se souměrným výstupem. Zapojení a hodnoty dvou alternativ s různým způsobem získání budicího napětí pro invertor jsou podle údajů firmy Philips. Zesilovač tohoto druhu se hodí jak pro buzení dvojčinného koncového stupně, tak pro obrazovku, která vyžaduje souměrné napájení destiček. V tomto případě bylo by však možná účelně napájet elektronky větším napětím než $V_b = 250$ V. Vlastnosti zesilovače jsou udány pro dvě alternativy. Pro odběr budicího napětí inversní triody z odbočky pracovního odporu hexody: $R_{aH} = 0,2 \text{ M}\Omega$, $R_i = 14 \text{ k}\Omega$, $R_{aT} = 0,1 \text{ M}\Omega$, $R_{g2} + g_4 = 0,3 \text{ M}\Omega$, $R_k = 650 \Omega$, regulační předpětí 0, zisk $V_o : V_{g1} = 115$, při $V_o = 10 \text{ V}$. celkové

(Dokončení na straně 250.)

DVA ZAJÍMAVÉ PŘIJIMAČE

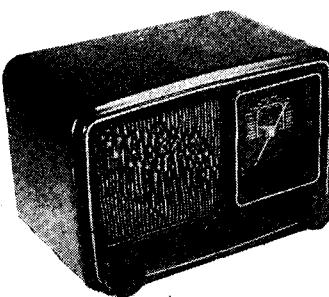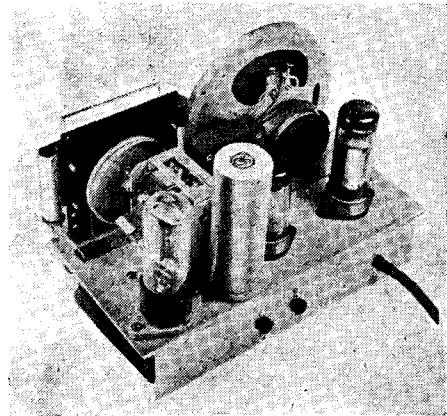

TŘÍLAMPOVKA

s jedním ladícím obvodem

Nejčastější slabinou drobných universálních přijimačů, jimiž se domácí konstruktéři chtějí přiblížit miniaturním superhetům továrním, je příliš malý zisk v tónové části a zvukový výkon nedostatečný pro použití, málo účinné reproduktory malého průměru. Obě tyto závady nemá třistupňová dvoulampovka, neboť používá koncové UBL21 se ztrátou asi 10 W, a dále sduřené UCH21, jejíž trioda pracuje jako audion se zpětnou vazbou, hexoda jako nf zesilovač před koncovým stupněm.

Jediný vstupní ladící obvod využívá třízápsahové cívkové soupravy, prodávané v obchodech; je pravděpodobné, i když to nebylo zkoušeno, že tu vyhoví každá dobrá souprava. Antenový obvod má jednak připojení „přímé“ přes izolační kondenzátor 4 nF pro antenu náhražkovou, jednak přes zkracovací kondenzátor 150 pF pro výkonnéjší antenu. Tato úprava zastane jinak nezbytný odlaďovač, aniž se blízké místní vysílače vměšují do vyladěného pořadu. Zpětná vazba je řízena reostatem 1 kΩ z lineárního potenciometru v serii, kondenzátor 200 pF zkracuje vinutí pro zpětnou vazbu. Volbou odlišné kapacity namísto udaných 200 pF je možné vyrovnat vazbu ve všech rozsazích tak, aby správně pracovala. Nasazuje příjemně a

měkce, a má také zcela nepatrný vliv na ladění, což je cenná přednost proti řízení zpětné vazby proměnlivým kondenzátorem.

V dalším zapojení je jen málo vzláštostí. Anodový obvod audionu (triody) je napájen zmenšeným napětím spolu se stínicími mřížkami hexody. Odpor 0,2 MΩ spojuje anodové obvody triody a hexody, a zavádí zápornou zpětnou vazbu, která účelně omezuje zisk druhého stupně. Podobný účel má odporník 0,8 MΩ mezi anodou koncové elektronky a hexodou, a způsobí hlavně zlepšený přednes hlubokých tónů. Abychom je neztráceli mezi stupni, je vazba provedena přiměřeně velkými vazebními kondenzátory s dobrou izolací. Protože u sduřené elektronky znamená kathodový odporník pozitivní zpětnou vazbu (je-li elektronka použita oběma systémy pro týž kmitočtový obor, zde tónový), získáváme u hexody malé potřebné předpěti použitím velikého mřížkového svodu


5 MΩ. Pro koncovou elektronku vyrábí předpěti kathodový odporník 150 Ω (v závorkách jsou hodnoty pro sílu 120 V); obě diody jsou nepoužity a proto spojeny s kathodou.

Sítová napájecí část má jednocestnou usměrňovací elektronku v obvyklém zapojení, s ochranným odporem 160 Ω, s tlumivkovým filtrem a bezpečnými elektrolytickými kondenzátory 16 μF na napětí nejméně 320 V. Žhavicí obvod má pro sílu 220 V srážecí odporník 1 kΩ, pro 120 V tento odporník odpadá, pak však obyčejně není možné použít osvětlovací žárovky, protože její málo odolné vlákno trpí proudovým nárazem do studených vláken elektronek.



Součásti přístroje, jejichž hodnoty si zájemce opíše ze schématu, jsou běžné, a také stavba nečiní potíži. Přístroj byl vestavěn do lisované bakelitové skřínky většího druhu na jednoduchou kovovou kostru a s reproduktorem, upevněným na kostru, nikoli až ve skřínce. Tím dosáhneme snazšího vynímání přístroje při opravách, a snazší manipulace. Protože je kostra spojena se sítí přímo, galvanický, musí být krytem a zajištěním upevněvacích a stavěcích šroubků knoflíků zabráněno dotknout se jí při obsluze. Místo kostry kovové může být ovšem i kostra dřevěná nebo pertinaxová, neboť k vedení důležitých zemních spojů používáme samostatných drátek. Uzemnění přístroj nepotrebuje, zůstane jen spojení se sítí. Kdyby někdo chtěl použít uzemnění, což se leckdy doporučuje i při universálních přijimačích, musel by je připojit přes bezpečný kondenzátor 1500 pF.

Ladicí kondenzátor má převodovou stupnicí, která je nezbytná alespoň na krátkých vlnách. Montáž a spojování je obecně, až na podmíinku bezpečné isolace proti dotyku, event. proti uzemnění. Proto má také přístroj zadní stěnu z napouštěné lepenky nebo pertinaxu s dostatkem větracích otvůrků, a tato stěna musí dokonale vyloučit dotyk na kostru. Protože odpor 1000 Ω/12 W skutečně při 220 V stravuje 10 W, a protože kathody elektronky vyžádají dalších 12 W, a koncovka ještě asi 10 W, musí mít malá skřínka větrání důkladné, aby se její vnitřek neproměnil v pekárnu nebo dokonce v krematorium.

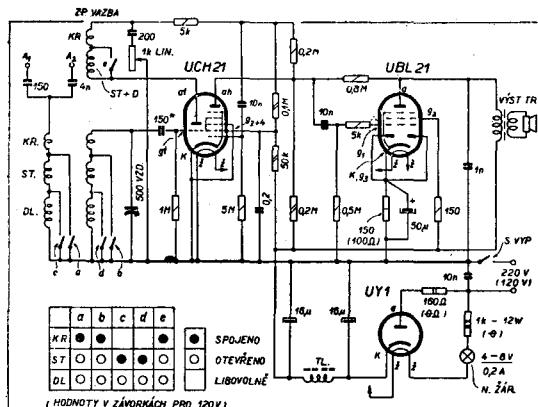Výsledky, dosažené s tímto přístrojem, jsou velmi dobré: pokud jde o dosah a



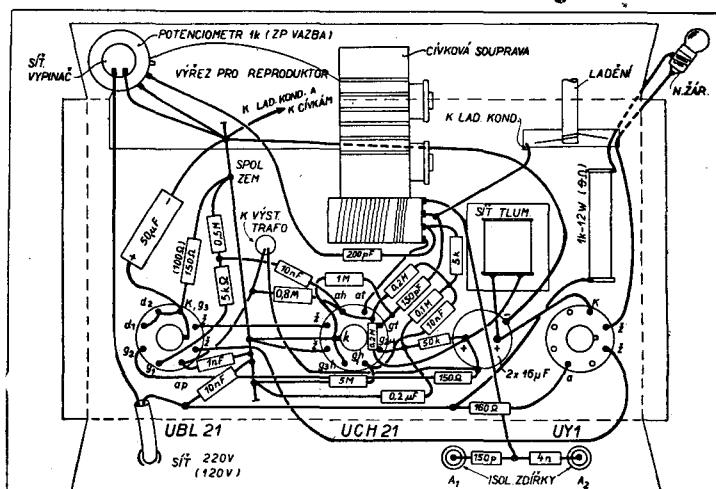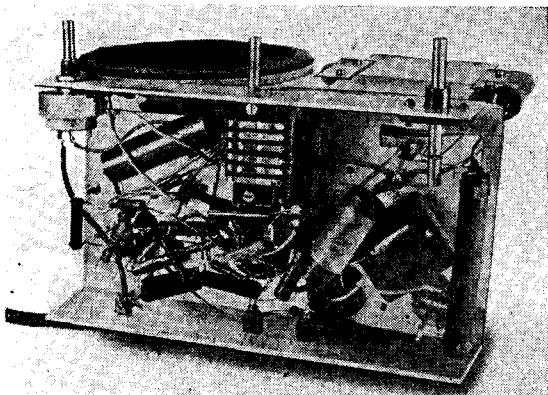N a h o ě: přístroj ve skřínce a mimo ni. Vlevo dole pohled pod kostru, vedle stavební plánky, jehož zvětšený otisk se schematicem zašle red. t. l. za 12 Kčs.





selektivnost, odpovídající standardnímu příměni zvukového dvojulampovce s tím zlepšením, že poskytuje náhražkovou antenu, a přece je, díky dvěma zvukovým stupním tónovým, výkon poskytující. Přednes není sice v plném smyslu slova hudební (malý reproduktor a skřínka), je však natolik přijemný, že sluch používatele není podstatně ohrožen.

Jaromír Šrámek.


REFLEXNÍ JEDNOLAMPOVKA na baterie

Tento prostý, začátečnický, ale přece ne docela všeobecný přístroj využívá jediné elektronky k zesílení vysokých i nízkých kmitočtů způsobem, vyznačeným na schématu nahoře. Signál s anteny (vysokofrekvenční), vyladěný obvodem L_1-C_1 , projde elektronkou, která jej zesílí v původní podobě. Poté je odebrán z tlumivky $Vf.Tl.$, demodulován detektorem, čili proměněn v signál tónový, který přes izolační transformátor $Nf.Tr.$ působí znovu na řidici mřížku téže elektronky a po zesílení, nerušen Vf , tlumivkou, dojde konečně do reproduktoru. Toto dvojí využití elektronky je právě vyznačeno slovem reflexní, a je možné, protože oba kmitočty, vysoký i nízký, se od sebe značně liší, takže je můžeme na vstupním i výstupním obvodu snadno rozdělit. Výhodnost tohoto zapojení je v tom, že táž elektronka zesíluje dvakrát, nevýhoda je v tom, že přece jen jednotlivé obvody poškozují poněkud signál, který jim není přisouzen. Podrobnostmi nebudeme zabrat místo, uvedme jen tolik, že reflexní úpravy se v moderních přijímačích používají dnes málo, zde však to daje zvýšení výhodné, a nás přístroj zachytí použitelně vedle místních vysílačů za dne německou i ruskou stanici pod Prahou I, večer i rádu stanic dalších. Je velmi prostý, úsporný a hodí se všude tam, kde postačí středně hlasitý příjem několika blízkých vysílačů.

U cívky, uvedené v návodu, je možné připojit antenu na některou z odboček, jak je to vyznačeno v obrázcích. Pro venkovní antenu je však tato vazba příliš těsná a stanice se těžko odlaďuje; pak je lépe navinout přes cívku pět závitů izolovaného drátu sily 0,2 až 0,5 mm, a jen tu cívku, ve schématu La , zařadit do antenového obvodu. — Ladící obvod je připojen na řidici mřížku elektronky přes kondensátor Cg . Kdyby nebyl, byla by mřížka pro nf signál, jdoucí přes odpor

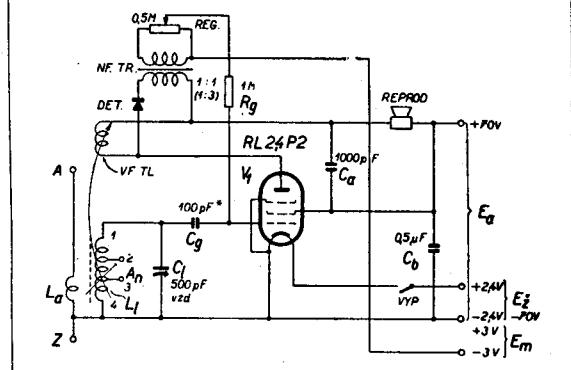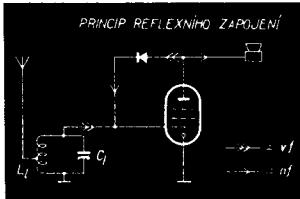


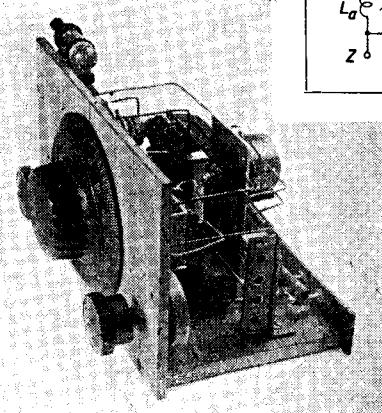Vlevo nahoře: podstata reflexního zapojení s dvojím využitím elektronky. Na hore zapojení bateriového přístroje s vysokými hodnotami. — Vlevo pohled na hotový přístroj na prosté dřevěné kostře; knoflíky zleva: zpětná vazba, ladění, regulátor hlasitosti.



R_g , spojena se zemí cívka L_1 a reflexní funkce by nebyla možná.

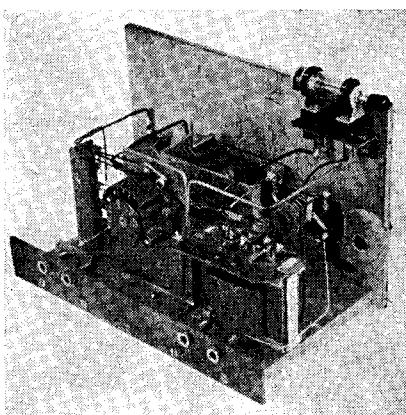V anodovém obvodu je Vf , tlumivka, na které zesílený Vf proud vytvoří úbytek na spádu, kdežto nf signál projde touto tlumivkou bez omezení a nevytvorí na ní nf napětí. Zmíněné Vf napětí se demoduluje krystalovým detektorem a do nízkofre-



kvenčního transformátoru jde signál tónový spolu s Vf zbytkem. Abychom však reflexovali jen signál vysokofrekvenční, je obvod detektora a primárního vinutí transformátoru připojen jenom na tlumivku, nikoli na př. mezi anodu a zemí, protože pak by šel zpět i značný zvýšený, ale detektorem deformovaný signál tónový a způsobil by mohutnou zápornou zpětnou vazbu. Nf transformátor jednak pochází nezádaný Vf zbytek v signálu po demodulaci detektorem, jednak isoluje galvanicky obvod mřížky od obvodu anodového a dovoluje zavést na mřížku žádoucí záporné předpětí, které elektronka potřebuje, aby pracovala jako zesilovač. Pokoušeli jsme se nahradit baterii velkým tlumíkovým svodem, ale bez výsledku.

Tónový signál je přiveden zpět na řidici mřížku přes odpor R_g , jehož účelem je, aby malý odpor sekundáru, po případě regulátoru hlasitosti, netlumil ladící obvod. Stane-li se, že přístroj po spuštění píska nebo vyje, zaměníme přívody k jednomu z vinutí transformátoru; vyzkoušíme, kde je to výhodnější, zda na primáru nebo sekundáru. — Za Vf tlumivku je v anodovém obvodu zařazen reproduktor, buď elektrodynamický s obvyklým výstupním transformátorem, nebo magnetický, nebo jenom sluchátko. Aby se Vf proud nepotuloval kudy nemá, tvorí mu kondensátor C_a snadno průchodnou cestu. Podobně to činí kondensátor C_b pro tónový proud, který se tak vynese odporu anodové baterie.

Protože jsme chtěli z přístroje vytěžit výkon pokud lze značný, zavedli jsme ještě zpětnou vazbu přiblížením Vf tlumivky k ladící cívce. Zpětná vazba nemá zde tak příznivý výsledek, jako u mřížkového detektoru, přece však podstatně zvětší citlivost přístroje při náhražkové antenie (pro níž je určena zdířka A_n s těsnější vazbou k ladící cívce).

Stavba přístroje, znázorněná jistě dosti podrobňě s návodom a výkresem zapojení, je snadná a nenáročná, úprava může být značně odchylková. Správné zapojení a dobré připojené spoje jsou ovšem nezbytností. Baterie sestavíme podle výkresu zapojení, na žáhení s největší spotřebou je zapotřebí větších článků, pro anodku a zejména předpěti stačí články malé neboť spotřeba je několik miliampérů.


Montáž. Vlevo elektronka, za ní lad. kondensátor, vedle něho ladící cívka s odklopenou tlumivkou vysokofrekv., vpředu nf transformátor.

Stavební plánek v perspektiv. po hledu.

Otisk plánu ve skutečné velikosti spolu se schematem v red. t. 1. za 10 Kčs, pošt. výlohy 2 Kčs.

Seznam součástí:

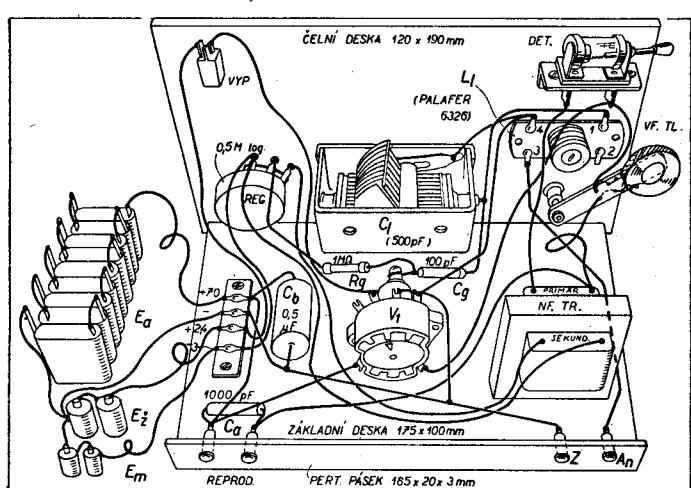Elektronka: libovolná bateriová koncová pentoda, na př. DL21, DL11 nebo voj. RL2,4P2, RL2,4P3. Podle žhavicího napětí je nutno upravit žhavicí baterii E_z . K elektronce příslušná objímka.



Ladicí obvod: cívka pro odladovací Palafar 6326 nebo jakákoliv dobrá cívka s vnitřním pro rozsah středních vln a s odbočkou asi na 1/10 a 1/3 závitů od dolního uzemněného konce. Vzduchová cívka by měla asi 80 závitů vč. kabiku $20 \times 0,05$ mm nebo pod. na pertin. trubce průměru 40 mm, odbočky na 8. a 16. závitu. — Ladicí kondensátor C₁ - vzduchový, kapacita 500 pF, libovolného dobrého provedení.

Součásti: Cg - slídový nebo keramický kondensátor o kapacitě 100 pF. — Ca - papírový kondensátor 1000 pF. — Cb - papírový svítek nebo v plechu, 0,5 mikrofaradu. — Rg - pevný odpor 1 megohm. — Reg. - potenciometr s odporem 0,5 MΩ logarithmický, po případě s připojeným vypínačem, který zastoupí samostatný Vyp. — NF.TR. - nízkofrekvenční transformátor, libovolný dobrý vzor, s převodem mezi 1:1 až 1:3. — VF.TL. - vysokofrekvenční tlumivka, odpovídající asi ladící cívce pro dlouhé vlny, na př. 400 záv. drátu 0,1 až 0,2 mm, navinutých křížově nebo divoce mezi čela, s vnitřním průměrem 10 mm a šíří asi 6 mm. — Det. - krystalový detektor běžného druhu. — Reprod. - obvyklý dynamický reproduktor s běžným výstupním transformátorem, nebo magnetický reproduktor bez výstupního transformátoru, nebo sluchátko.

Baterie: Ea - anodová baterie s napětím 45 až 100 voltů, složená po případě z normálních plochých baterií pro svítidly. — Ez - žhavení baterie, napětí podle elektronky 1,4 až 4 volty. — Em - mřížková baterie pro záporné předpětí, napětí asi 5 % napětí anodové baterie; vyzkoušet pokud lze největší hodnotu, aby přednes přístroje byl věrný a doslova hlasitý.

Skřínka a podle záliby konstruktérov, upravená tak, aby baterie mohly být uvnitř. Kostra přístroje ze dřeva nebo z pertinaxu, plechová je zbytečná. Jednoduchý mechanismus na odklápení tlumivky může být vyrobzen z hřídelí a ložiska vyřazeného potenciometru nebo z telefonní zdírky a tyčinky 4 mm. Telefonní zdírky na vývod antény, země a reproduktoru, a pro detektor. — Knoťlinky na ladění, spojuvající drát a drobný materiál.

Televise česky

Zmínka o vzniku slova rozhlas v letošním 5. č. t. l. vznikla dvěma čtenářům myšlenku na české pojmenování televize. Pan J. K. z Prahy navrhoval slovo „rozvídat“, panu J. T. z Bratislav se líbilo slovo „dálnobraz“. První návrh není nový, komentovali jsme jej před řadou let. Ač se zjevně opírá o vzor rozhlasu, není slovo rozvídat stejně logicky utvorené, neboť optický protějšek hlasu je je v e, a od. ud slovo rozjev, které už ostatně rozpacitě vegetuje v naši odborné řeči. Vytýkáme mu ještě, že v prvním pádu zní nevýstižně jako rozvíjet. — Dálnobraz je obdobou používaného slova dálkopis, a smíme-li být upřímní, pak se nám ani jeden z této tváře nedá štastný (Fernschreiber, a nejen proto).

Musíme proto ponechat čas, aby z kmene naši mateřtiny dal vykvetit slovu zdárňěšimu. Přispěje k tomu zejména blízké praktické použití oboru, stejně jako název rozhlas vzniklo, až když jeho nositel žil a rostl. Zatím bez rozpaků používejme slova televise, nebo podle nového návrhu H. Gernsbacka přesnějšího radiotelevisu, a místo zlehčujícího označení cizího slovo myslíme na ně raději jako na slovo mezinárodní. Uvažme, jakou cenu pro snazší sledování jinojazyčné literatury má okolnost, že fyzická jednotky a mnohé pojmy (frekvence, indukčnost, impedance atd.) jsou rovněž mezinárodní.

NAD JEDNÍM GRAMOFONOVÝM ALBEM

Gramofilový poznámky o novém zdařilém nahráni Sibeliové Páté symfonie, a také o balení gramofonových desek

Svého času jsme se zmínilo v Radioamatérku o tom, že v Americe při jedné veřejné produkci byl v koncertní síni proveden zajímavý pokus: orchestr, hrájící Beethovenovo ouverturu z „Egmonta“, náhle ustal v produkci a v tu chvíli skladba pokračovala gramofonové desky, nahráne týmž orchestrem a pod týmž dirigentem a reprodukované zesilovacím zařízením tak dokonale, že posluchači nebyli s to rozpozнат akustický rozdíl. Byl to písatelem tohoto článu, který se k tomu ozval připomínek, že ucho muzikanta se nedá jen tak lehce ošidit, i když připouštěl mimorádnou kvalitu snímku. Nuže: na této deskách konečně slyšete znít i sál, ve kterém desky byly nahrány, i pokoj, ve kterém jsou reprodukovány, a oboje splývá v organickou jednotu. Tím ovšem i dynamická síla desek má svou překvapivou věrnost, a že skutečně již od jemného pianissima až po fortissimo a vycházejí při ní do celá přirozeně i prudké přechody. Nástroje jsou reprodukovány s bohatou výrazností: mne osobně upoutal tentokráte hlas lesního rohu s typickou svrháním kmity, zjevně s takovými svrhánimi kmity, s jakými předtím nebyl ještě zachycen. Jak dokonale jsou reprodukovány smyče, uvědomil jsem si zvláště v závěrečném Allegro molto, kde na monumentálním pozadí dřev a žestí, jež jsou tu samy o sobě rozsvěceny do děkovného aleluja zvonů, má tělo znít mysteriosní melodie smyčec, měníci se chvílemi v občasné úlevně vzdachu dloně vydřovaných tónů — tedy pro nahrdavaci techniku Sisyfův balvan. Kajanus v nahrávání pro Sibeliovu společnost v roce 1932 nezůstal tomuto památnému Un poco chettino largamente dlužen nic, ale anglicki technikové i při nejlepší vůli velmi mnoho. Až nyní v amerických atelierech stalo se zdánlivě nemožné možným a toto nádherné místo, jedno z nejsoustavněji koncipovaných a nejvýmluvnějších v celé symfonické literatuře, zní z gramofonového zesilovače jako v koncertní síni, splývajíc v harmonický účin celistvého dojmu. Souznamená a při tom dokonale rozlišení nástrojů a celých skupin — tak až by se dal využít zvuk této desek, jež pro naše poměry zůstanou nadlouho stěží dostupnou metou.

mické neurčitosti. Technikové se ovšem již mnohokrát pokusili tuto závadu odstranit, a mohli bychom vypočítat celou řadu desek, ve kterých nám zní i akustika nahrávacího sálu. Ale při reprodukci takových snímků zkoušeněji posluchač vždy nakonec poznal: hrájí to jinde, a ne tady u mne. Nuže: na této deskách konečně slyšete znít i sál, ve kterém desky byly nahrány, i pokoj, ve kterém jsou reprodukovány, a oboje splývá v organickou jednotu. Tím ovšem i dynamická síla desek má svou překvapivou věrnost, a že skutečně již od jemného pianissima až po fortissimo a vycházejí při ní do celá přirozeně i prudké přechody. Nástroje jsou reprodukovány s bohatou výrazností: mne osobně upoutal tentokráte hlas lesního rohu s typickou svrháním kmity, zjevně s takovými svrhánimi kmity, s jakými předtím nebyl ještě zachycen. Jak dokonale jsou reprodukovány smyče, uvědomil jsem si zvláště v závěrečném Allegro molto, kde na monumentálním pozadí dřev a žestí, jež jsou tu samy o sobě rozsvěceny do děkovného aleluja zvonů, má tělo znít mysteriosní melodie smyčec, měníci se chvílemi v občasné úlevně vzdachu dloně vydřovaných tónů — tedy pro nahrdavaci techniku Sisyfův balvan. Kajanus v nahrávání pro Sibeliovu společnost v roce 1932 nezůstal tomuto památnému Un poco chettino largamente dlužen nic, ale anglicki technikové i při nejlepší vůli velmi mnoho. Až nyní v amerických atelierech stalo se zdánlivě nemožné možným a toto nádherné místo, jedno z nejsoustavněji koncipovaných a nejvýmluvnějších v celé symfonické literatuře, zní z gramofonového zesilovače jako v koncertní síni, splývajíc v harmonický účin celistvého dojmu. Souznamená a při tom dokonale rozlišení nástrojů a celých skupin — tak až by se dal využít zvuk této desek, jež pro naše poměry zůstanou nadlouho stěží dostupnou metou.

* * *

A ještě zajímavou připomíinku. Paní M. S. si mi v dopise postěžovala, že měla

PRO VAŠI DISKOTÉKU

Smyčcový kvartet (Listy důvěrné) — Leoš Janáček — Černého kvarteto — Alexandr Plocek, Rudolf Berger, Ladislav Černý, Josef Simandl — Ultraphon objed. číslo G 12 968-70.

L eoš Janáček psal jednou ve svých vzpomínkách také o Luhačovicích a charakterisoval tyto své oblíbené lázně několika větami, z nichž poslední, podtržená tipicky muzikantskou pomíkou, zněla: „Každoroční sjezd — krásných žen“. Nepronadíme zádne tajemství, napiši-li, že původce tohoto pravdivého výroku se též upřímně snažil nezůstat při podobných sjezdech jen nečinným divákem, a neprohřeším se snad na světlé pomátky zesnulého mistra, řeknu-li, že znám jednu starší, ale dodnes sličnou dámu, kterou na

luhačovické promenádě, nebyl-li někdo přespříliš nabízkou, elegantní, krásná a járy pětašedesátník se zkadeřenou bělovlasou hřívou a se zapalujícím pohledem jiskrných očí nenápadně pozdravoval — někdy při setkání tváří v tvář, jindy v jejich blízkých stopách — dvojím „nápěvkem“, složeným ze tří krátkých tónů a vyslovovaným v diskretním, vábivě členěném pianissimu: „Rozkoš-na!“ Ale ta rozkošná slečna byla mladá, v lásce nezkušená a bála se, ač by si byla příla seznámení, a proto vždy klopila oči k zemi a nikdy se neohlédla. Při její krásce a vtipnosti byla to pro českou muziku nesporná škoda. Na šestnácto, co zmařila jedna Češka v krásném kraji sesterské Moravy, napravila po několika málo letech při skladatelově zájezdu do stejně krásného a snad ještě krásnějšího kraje v Čechách jiná příslušnice našeho kmene, která — jsouc zkušenější a tím také odvážnější — nebála se ani společenského styku s geniálním ctitelem, ani maloměstské konvence, pro-

nemalé obavy, když se rozhodli, desky mi poslat. „Nevím, jak budete spokojeni a zda jsou desky v pořádku. Žádne album mi nedali, vysvětlující text rovněž ne, vůbec nevím, zda desky jsou všechny, ani mi je nerozbali – příliš ochotni tu nejsou a koukají, aby zakazník byl iž venku. Prosim Vás, napište nám ihned, jak jste byl spokojen.“

Jak jsem byl překvapen technickou výši snímku (o kvalitě hudebního pojetí a provedení pro nedostatek místa psát nemohu), čtenář právě čelil, a nyní jen dál, že stejně jsem byl udiven expedici zásilky. Dokonale uzavřená, pevná papírová krabice ledu svou vahou prozrazovala, že v ní není třicet, nýbrž jenom pět desek. Nahore i dole byla silná, čtyřcentimetrová vrstva kartonu a mezi nimi v nových ochranných tvrdých, asi dvoucentimetrových rozvíracích deskách teprve vlastní album s náhranou skladbou, při čemž gramofonové desky, vložené do papírových příhrádek v albu, byly chráněny proti poškození dostatečně silným, ale jemným pápírem. Taktoto zabalena zdíška má svoje evidenční číslo pro eventuální reklamace, desky jsou lisovaný s dokonalého materiálu, album má na rubu přední desky otištěn dobrý hudební výklad a stručný rozbor, psaný zřejmě znalcem, který své věci rozumí a doveze při tom mluvit i obecně srozumitelnou řečí. Také album samo je při vši jednoduchosti vypraveno vzorně: jeho surchní desky jsou pevné, rovné, takže nebudou miti ve vši diskotéce zhoubný vliv ani na gramofonové desky uzavřené uvnitř, ani na albu a tím i desky sousední. Titulní strana je ozdobena barevnou reprodukcí jeviště laděného obrazu, jež se krásně přimyká k obsahu obou skladeb a také k tvářinu profisu skladatele „Lambu“ z „Tuonely“. Společnost Victor vydala takových alb zjevně mnoho, neboť toto má číslo DM 474 a nyní je jich již hodně přes tisíc.

Dnes již moji přátelé v New Yorku vědě, proti v amerických obchodech jim nechtějí desky „rozbaloval“. Taktoto má kupující dvoji jistotu: že kupované desky nebyly ani jednou obehány, a že je dnes domu bez úhony, i kdyby — po přepravě přes oceán — se s nimi dostal k úseku dopravně nejnebezpečnějšímu: do přeplňeného vozu pražské elektrické dráhy.

V. F.

kterou nikdy žádní geniové stejně neexistovali — a tak se dnes my a po nás generace další mohou těšit z milenecky rozplané hudby pozdního Janáčka.

Opojení ženou a chvalozpěv na ni, historie jednoho přátelství, zasazená do scenerie českých lesů a vod, „důvérné listy“, vyprávějící o mocném vzplanutí mladistvé lásky v muži, jež opravdu nestárl — tak nějak by se dal říci ve zkratce obsah tohoto kouzelného Janáčkova kvarteta. Na stárnoucího a opět mladistvě vzníceného Goetha se chce při tom myslit, a na slavné verše, jež zblázníl on, tříasedmdesátilétý, na sedmnáctiletou Ulryšku z Levetzowu.

Ale jaký rozdíl! Tam je to elegie, kde básník, opouštějící svou poslední lásku i pohostinnou půdu jím milované české země a filosoficky se připravující již na odchod do jiných regionů, dává navždy sbohem svým nadějím, i když s věčnou vzpomínkou na to, co mohl ještě jednou profitit, procítit a protrpět, závěrečný,

nezapomenutelně teskným zvoláním: „und zwar durch Sie“, „to skrce ní“. Zde je to rozjásaný hymnus o lásce, která hoří ještě plným, jasným a od věty k věti stále zvichřenějším plamenem, neboť Leoš Janáček zůstane až do konce pevně rozkročen na této zemi, jako mladistvě cítíc a stále ještě dobývající junák.

Jeho melodika v tomto osobním vyznání pozdní lásky hoří nápady, jeho bohatství rytmu je nevyčerpateľné a se všech stran těchto desek k nám mluví, volá, zpívá i strhující vynálezavost, a to v invenčních nápadech i v jejich zvukovém vyjádření. Ta krásná lyrická episoda před závěrem prvé části! Z druhé pomalé věty a z jeho střídání nálad by musej mít i Antonína Dvořáka radost. Poznal by v ní svého velkého ctitele, v muzikantském projevu stejně samorostlého, jako byl on sám. A to závěrečné Allegro, které může častějším přehráváním snadno přivést k chápavému vnímání moderní hudby i méně zkušenějšího a snad dosud proti ní i předpojatého posluchače! Co tam je skladebného bohatství a zvukové nové krásy, jak se tam všechno přímo říke s překypujícího srdce! Pod skvěle rozklenutou melodií znějí tajuplná pizzicata a jejich akordy pak vyústí v hráný rytmický doprovod spodních nástrojů, a my rychle a docela podlehneme janáčkovským tlumočenému prozitku, když do skladby vpadnou i výtěžné trylinky. Po mileneckých vyznáních tohoto posledního „důvérného listu“ posluchač, dávno stržen skladatelovým vztušením, naslouchá i jeho postscriptu, jeho doušce, jeho kodě, či chcete-li, jeho tak-tum závěrečným, kde všechny myšlenky a city piščího se již slévají v jeden proud, v jedinou rozespívanou, rozjásanou, roztaženou a rozjařenou oslavu lásky, v její diktuci, jež volá za věčnou dárky velkých vznětu a inspirátoru tolikerého umění, jež je jméno je žena a tím sám život, radostně a skoro furiantsky: „Na shledanou!“ Neboť láse k ženě nemůže být u Janáčka nikdy konec, a na filosofické úvahy o tomto thematu je času dost až po smrti.

Reprodukční výkon Černého kvarteta je povznesen nad všechnu chválu; jejich Janáček má neodmyslitelnou vztušenosť hudební mluvy a žije v každičkém motivku a v nepatrém útržku své zpěvné fráze. Soubor našich kvartetistů podtrhl však podivuhodně i vnitřní spojitost skladby, její tichuvatnou citovou a skladebnou logiku. Jiným provedením by posluchač byl snad uveden ve zmatek, ale při takovémto podání najednou instinktivně cítí, že to takhle a že to musí být právě takhe!

A ještě něco: Velký melodik české řeči v opeře a poučený znalec jejich všeemožných odstínů v různých nářečích či osobních náladách, byl hluboce zaposlouchán i do tajemných hlasů přírody i do tepu lidského srdce a dovezd obojí vyjádřit tónovými zvuky pro citlivé ucho ještě výmluvnějšími, než je lidská mluva. Kdo z nás by po poslechu tohoto intrumentálně čítěného, pojatého a zvládnutého kvarteta nechápal, jak Leoše Janáčka může dopalovat, když jeho invenční vynálezavost odvozovali především ze studijní píle a jeho výbušnou tvorivost se pokoušeli omezit na více méně pří mechanické opakování a na zdařilé i nezdařilé řádění nápěvků, jež si za svého života prostým odpousloucháváním mluvících a zpívajících božích tvorů nashromázdil do svého nedolučného zápisníku.

Václav Fiála

ZE SVĚTA GRAMOFONU

Velkým kulturním činem na světovém gramofonovém trhu je nahráni souborného Bachova díla „Das wohltemperierte Klavier“, jež obsahuje 48 preludií a 48 fug, čili v obou dílech jedno preludií a mollových stupnicích. Dílo je skvěle hráno a je reprodukováno francouzskou clavice-balalistkou Isabellou Nef a je vydáno společností „Editions de l’Oiseau Lyre“. Prozatím je na trhu prvé album se šesti deskami (OL 94 až 99), zahrnující preludiá a fugy č. 1 až 9. Další svažky budou rychle následovat.

Isabella Nef nahrála pro společnost „Oiseau Lyre“ také Bachovu Anglickou suite g-moll (OL 122–3).

Brahmsův Klavírní koncert č. 1 d-moll byl nahráván společností Decca na deskách K 1491–96. Sólistou je Clifford Curzon a hraje National Symphony Orchestra pod řízením Enriqua Jordy.


Mendelssohnovo nedávné jubileum podnitoval nový zájem o jeho „Italskou symfonii“. Na deskách je zachycena už několikrát a letos v létě se objevila na deskách His Master’s Voice v nahráni „The Hallé Orchestra“ pod řízením Johna Barbirolliho, kterému ovšem italský svět symfonie, a zvláště jeji závěrečné Saltarello vyhovuje jako málokому jinému. (HMV C 3758–60)

Mendelssohnova „Skotská symfonie“ byla nově reprodukována pro společnost Columbia na deskách DX 8304–07. Řídí Malcolm Sargent, hraje Liverpool Philharmonic Orchestra.

Také Antonín Dvořák nepřestává poutat pozornost gramofonových společností, neboť jeho hudba nestárne. V novém nahráni se na deskách objevila nyní Dvořáková Symfonie G-dur op. 88, kterou angličtí i ostatní gramofilové znají z provedení s Českou filharmonií pod řízením Václava Talicha. Od jejího nahráni však uplynulo již přes deset let, a tak není divu, že anglická společnost chce mít na trhu toto dílo v reprodukci, jež by odpovídala nynějšímu stavu záZNAMOVÉ techniky. Kdežto český orchestr s českým dirigentem byl kdysi za jednoho ze svých zájezdů do Anglie vybídnut k nahráni společnosti His Master’s Voice, je nyní producentem firma Decca. K provedení získala National Symphony Orchestra pod řízením Basila Cameron, jenž patřil k těm průkopníkům, kteří vybojovali v anglosaském světě slávu Sibeliových symfonii. (Decca 1263–67.)

Společnost Decca vydala též znovu stále úspěšnou Dvořákovu Symfonii „Z Nového Světa“ pod řízením Olofovým s proslulým London Symphony Orchestra pod čísly K 1357–61.

Gramoradio —
také jednou jinak

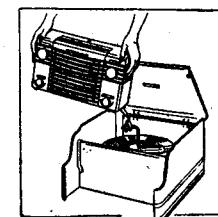

Konstruktér americké firmy Westinghouse se odchylil od běžných kombinací přijímače s gramofonovým doplňkem: Samostatný přijímač ve skříni s lisované hmoty je možno zasunout do přední části dřevěné schránky pro méně gramofonových desek s přenoskou. Obě skřínky jsou barevně i tvarově sladěny a celek působí velmi dobrým dojmem; při používání samotného přijímače stačí jej vytáhnout.

RN 648n

SDRUŽENÉ ELEKTRONKY

(Dokončení se strany 245)

skreslení 1,8 %. Zvětšením regulačního napětí na minus 5, 10, 15, 20 V klesne zisk na 40, 15, 9, 5, při $V_o = 10$ V eff je však v těchto případech skreslení 5,2; 9,0; 10,0; 12,0 %. — Při $R_{aH} = 0,1$ M Ω , $R_i = 7$ k Ω , $R_{aT} = 0,1$ M Ω , $R_{g2} + g_4 = 0,12$ M Ω a $R_k = 450$ Ω je největší zisk 90 při skreslení 1,6 %, při reg. předpětích jako prve klesá zisk/rost skreslení na 35/5,6, 15/7,0, 7/7,1, 5/8,0 procenta, vždy při 10 Veff mezi anodou a kostrou. Kmitočková charakteristika nebyla udána, je však patrně přiměřená pro nf zesilovač, nikoli pro osciloskop s rozsahem přes 20 kc/s.

Podobné zapojení, s rozdílem jen v získání budicího napětí pro inversní elektronku známým symetrisačním obvodem mezi anodami, je na dalším obrázku a má tyto vlastnosti. Při $V_b = 250$ V, $R_{aH} = 0,2$ M Ω , $R_{aT} = 0,1$ M Ω jsou dvě alternativy: $R_{g2} + g_4 = 0,25$ M Ω a $R_k = 650$ Ω je zisk $V_o : V_1 = 100$, Při $V_o = 10$ Veff je skreslení 0,8 %, při reg. napětí, zvětšeném jako prve, je zisk/skreslení při $V_o = 10$ Veff: 30/3,7, 15/4,5, 10/6,2, 6/7,5 procenta. — Při $R_{g2} + g_4 = 0,1$ M Ω , $R_k = 400$ Ω je zisk 90, skreslení při $V_o = 10$ Veff 1,6 %, při regulačním předpěti týchž hodnot jako prve je zisk/skreslení 40/2,8, 15/5,8, 9/5,8, 5/7,5 procenta. Pro ostatní vlastnosti zapojení platí totéž, co prve.

Dokladem účelnosti vícenásobného využití sdrůžených elektronek jsou moderní vzory elektronek, které u nás zatím nejsou na trhu. Jsou kombinovány velmi rozmanitě a často zcela nekonvenčně, a v novějších zapojeních mají důležité použití. Proto snad bude prospěšné, vyzkoušejí-li naši technikové vícenásobné využití s elektronkami, které mají po ruce.


Návody k potřebným výpočtům:

- (1) Jednoduché obvody C-R a L-R, RA 4/1943, str. 37.
- (2) Obvod stínící mřížky, RA 2/1947, str. 32.
- (3) Záporná zpětná vazba „mezi anodami“, RA 9/1947, str. 240.
- (4) Zkoušení tónových zesilovačů, RA 10 a 12/1947.

Jednoduché, levné a účelné pajedlo na malé napětí

V záplavě moderních konstrukcí jsme skoro zapomněli na starou úpravu: odpovídající drátek navinut na povrchu měděného těleska. Protože teplo nerado vniká dostředivě, nehodí se tato úprava — třeba se ji hojně používá — pro pajedlo na běžné síťové napětí, kde je pro bezpečnost nezbytná důkladná elektrická isolace mezi topným drátkem a měděným těleskem: isoluje totiž nejen elektřinu, nýbrž i teplo, jehož značná část, ne-li většina, uniká neuzitečné povrchem do vzduchu. Proto musí takové pajedlo větší příkon i rozměry, je neúsporné, rozměrné a těžké. Hlavní vadou je však malá trvanlivost při trvalém použití, neboť tenký drát, nezbytný pro značná napětí a malé proudy, se brzy přepálí.

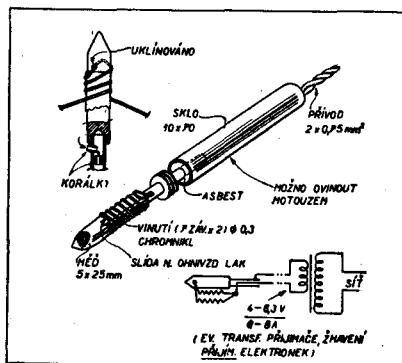Popisované pajedlo má poměrně silný topný drátek, navinutý přes plátek slidy



nebo náter ohnivzdorným stříbrným lakem na kamna přímo na měděné tělesko. Napájíme je z vinutí 4 nebo 6,3 V ze síťového transformátoru nepoužívaného přijímače. Protože přívod tepla je dobrý, stačí tělesko i příkon malý, a tak celé pajedlo má 10 cm délky, 1 cm v průměru, pracuje se s ním tedy asi jako s plnicím perem. Přitom je horké za 30 až 90 vte. po zapnutí a spájí dobře i masivní šroubovací zdířku na plechové kostce.

Tělesko je z mědi, prům. 5 mm, délka asi 25 mm. V nouzi využívá i mosaz. Asi 7 mm od hrotu je dírka, kterou provlékeme drát 0,8 mm chromnick (z varice 600 W na 220 V), postačí délka 35 cm. Od prostraněné části ponecháme na obě strany stejnou délku a drátek v dírce uklínujeme krouskem zploštělým měděným drátku. Tělesko je tedy jedním pólem. Oba konce drátu navineme na tělesko, izolované podle předchozí zmrinky (stříbrný lak na kamna musí však schnout asi 3 dny na mříkném teple; při prvním zapnutí chvíliku zapáčí). Navineme dvakrát po 7 závitech, drátek dobré utáhneme, aby pevně ležel na tělesku, a závity rovnoramenně rozdělíme. Konce spojíme a důkladně zkroutim s přívodní šňůrou, která je v potřebné délce zbavena isolace a provlečena nosnou trubičkou vhodného průměru, zavrtanou do těleska, nebo naraženou na jeho kopec; v trubičce je přívod isolován korálky. Druhý přívod je připojen na zmíněnou trubičku, nejlépe železnou, aby nebyla příliš dobrým vodičem tepla. Převod tepla do rukověti omezíme několika podložkami, které tvoří na trubičce chladicí žebra, trubičku samu upevníme v rukověti ze silností několika skleněných trubek prům. asi 10 mm upcáním asbestem. Ovázáním motouzkem můžeme ještě upevnit přívodní šňůru k nosné trubičce a odlehčit tak spoje od tahu. Vnějšek skleněných rukověti vyminejme motouzkiem nebo asbestovým provazcem, protože pak lépe tkví v ruce a je chladnější.

Pajedlo bere z vinutí 4 V asi 4 A, má tedy příkon 16 W. Můžeme je také připojit na 6,3 V, po případě přes vhodný odpor z měděného drátku 0,3 mm sily a délky mezi 1 až 4 m, abychom dosáhl vhodného teploty. Odpor můžeme při spájení spinat nakrátko (po případě automatickým spinacem na odkládacím stojáku), aby v době, kdy protíde odebíráme, pajedlo lépe hrálo. Zdokonalení úpravy i vzhledu jsou ponechána možnostem výrobcovy dílny. Výsledkem práce je účelný nástroj, levnější a zejména trvanlivější než mnohé pajedlo tovární. M. Volinský.


Prodloužená stupnice

Potrebujeme-li pro speciální přístroj stupnice podstatně delší než obvykle, musíme buď použít úpravy, která zde byla popsána v souvislosti s komunikační dvoulampovkou a superhetem v ročníku 1945,

nebo bubínek na otočném kondensátoru o značném průměru. Protože pilotáčka ladícího kondensátoru odpovídá déle stupnice, musí být poloměr bubínu roven délce stupnice, dělené π , ne př. stupnice 40 cm dlouhá potřebuje bubínek o poloměru $40 : 3,14 = 12,7$ cm, t. j. průměr 25,4 centimetru, a to je pro mnohý přístroj přílišně.

Připojený obrázek obsahuje dva v podstatě stejně způsoby, při nichž vystačí průměr poloviční. Západou je Archimedův kladkostroj, kde na místo bremene s poloviční rychlostí působí pohon od kondensátoru a na místo sily (která bremene zvedá) je ukazatel. Je známo, že poloviční síla musí vykonávat dvojnásobnou dráhu, aby práce sily a bremena byly stejné. Toho je využito zde, takže mezi bubínek kondensátoru a ukazatelem je převod do rychlosti 1 : 2, a stačí bubínek polovičního průměru než jinak.

Oba obrázky znázorňují mechanismy jen odlišně uspořádané. Šňůrka od bubínu všecky dvě kladky, přes něž jede druhá, samostatná šňůrka s ukazatelem stupnice, jejíž konec jsou upevněny na kostce a střed se pohybuje dvojnásobnou rychlostí. Uvedené úpravy nejsou jediné, speciálním účelem je možné konstrukci přizpůsobit. Způsob na obrázku dole není novinkou, byl použit už před válkou na přístroji zařízeního průvodu. Frant. Chmelík.

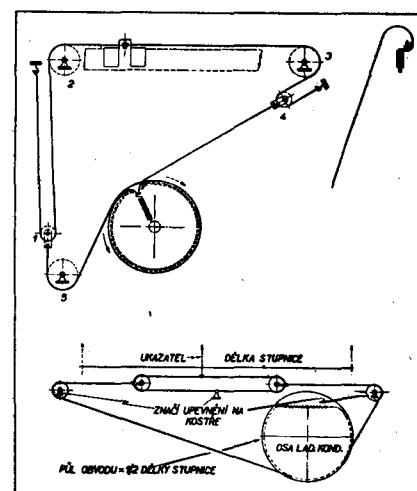

Z NAŠÍ POŠTY

„Sroubovicový potenciometr s možností souběhu a s lineárním průběhem, popsaný v RA č. 6/1948, dal by se amatérsky zhotovit snáze: místo běžce by se otáčela cívka s kordelem, jejíž hřídel by měl závit odpovídající stoupání“, píše nám nepodepsaný čtenář. — Jsme vděčni za pozornost i pohotovost, nicméně nemůžeme smlčet, že ještě jednodušší úprava byla by podle ladící cívky krystalky pro krátké vlny, popsané v RA č. 4, str. 114, kde odpadá speciální závit na hřídeli. Buď chápáno jako přátelský zájem o čtenáře t. l., doporučujeme-li v takových případech pozorně sledování obsahu listu a přestování schopnosti využívat náměstů i na jiných objektech, než s kterými původně souvisely.

X

Jednou telefonem a jednou dopisem ozvali se dva pozorní čtenáři E-RA s upozorněním, že ve schematu bateriového zesilovače na str. 223 chybí blokovací kondensátor v obvodu stínící mřížky vstupních elektronek.

Protože v textu vysvětlení chybí, připomeňme zde, že blokovací kondenzátor byl vynechan záměrně a že toto zapojení přispívá k symetrisaci výstupních napětí pro buzení dvojčinného koncového stupně, aniž vyžaduje změnu v ostatních částech. Jsou-li st proudy elektronkami stejně a tedy i jejich výstupní napětí, uzavírá se st proud v obvodu stínících mřížek elektronkami a neprotéká vnějším odporem, který tedy nemusí být blokován. Nejsou-li st proudy stejně, vznikne na vnějším společném odporu napětí takové polarity, že silnější elektronku odbuzuje.

K PŘEDCHOZÍM ČÍSLŮM

Negativní odpor.

(RA-E č. 9, str. 212–213.)

Vinou opotřebených liter vyšlo několik vzorců nedostí zřetelné. Exponent ve vzorci [1] mohl být $\omega_0/2Q$, výraz pro Q (v téměř sloupce) $Q = R \sqrt{C/L}$ (v některých výtiskách chybělo lomítko); dále chybí lomítko ve vzorech [7] a [8]: Zimin = $Ro/(1-A)$.

OBSAHY ČASOPISU

KRÁTKÉ VLNY

Č. 8/9, srpen-září 1948. — Několik zajímavých zapojení. — O provozu BK, T. Dvořák. — Zesilovač s kathodou vazbou, III, M. Langhi.

SLABOPROUDÝ OBZOR

Č. 6, červenec 1948. — Šestý sjezd ESC pro slaboproudou techniku. — Dvacet pět let Čs. rozhlasu, Ing. K. Stahl. — Náhradní časové základny, J. Forejt. — Stabilisované telefonní zesilovače, Ing. J. Tichý. — Slovníček výrazů z radarové a přesazné techniky, Ing. M. Joachim.

COMMUNICATIONS

Č. 7, červenec 1948, USA. — Stabilisace kmitočtu při 10 000 Mc/s, A. V. Donelly. — Udržování zesilovačů pro záznam zvuku v rozhlasu, R. G. Peters. — Návrh tv vysílače, III, G. E. Hamilton. — Šestikanálové spojení vvf podél železniční trati, P. B. Patton. — Měření rušení, R. L. Morgan. — Návrh dvousměrných reproduktorů, H. Souther. — Technika impedančního přizpůsobení, W. J. Kessler.

GENERAL RADIO EXPERIMENTER

Č. 2, červenec 1948, USA. — Kapacitní můstek s rozsahem 1 pF až 10 000 μ F, I. G. Easton.

PROCEEDINGS I.R.E.

Č. 8, srpen 1948, USA. — Rozdělené zesílení, E. L. Ginzton, W. R. Hewlett, J. H. Jasberg a J. D. Noe. — Novodobý vysílač s jedním postranním pásmem, C. T. F. v. d. Wyck. — Výzkum vf ozvěn, H. A. Hess. — Pasivní obory v elektronice s postupující vinou, J. R. Pierce. — Anteny pro kruhovou polarizaci, W. Sichak a S. Milazzo. — Nedostatky radarového zobrazení a jak je odstranit, J. W. Leas. — Laditelné resonanční obvody pro 300 až 3000 Mc/s, F. C. Isely. — Spektrální rozdělení intenzity záření obrazovkových fosforů, R. M. Bowie a A. E. Martini. — Kaskádní počítací s megacykly, rychlosťí, C. B. Leslie. — Kathodové vázaný obvod s negativním odporem, P. G. Sulzer. — Mikrofonie subminiaturní triody, V. W. Cohen a A. Bloom.

QST

Č. 8, srpen 1948, USA. — Vysílač se souměrným koncovým stupněm, D. H. Mix. — Superselektivní přijímač pro telegrafii, T. A. Githens. — Tříčlánková vysílací antena pro 14 Mc/s, G. B. Foster. — Poliautomatický

klíč, T. H. Gotzar. — Použití Clappova obvodu, N. Lefor. — 300 V vysílač pro 220 Mc/s, E. P. Tilton. — Dr M. Loomis, předchůdce Marconiho, J. R. Lebo.

RADIO CRAFT

Č. 12, září 1948, USA. — Elektronika v biologii, H. Gernsback. — Indikátor intenzity polibků, L. E. Greenlee. — Transistor. Krystalový detektor, III, J. McQuay. — Elektronika v lékařství, II, fonokardiografie, E. J. Thompson. — Sladování tv přijímačů, R. N. Vendeland. — Pokroky francouzské televize, P. Hémardinquer. — Stabilisace napětí výbojkami, R. L. Parmenter. — Zlepšení trpasličích přijímačů, K. E. Stewart. — Tři dobré zesilovače, J. W. Straede. — Použití st ampermetru při zkoušení, J. Melicharek. — Mnohonásobný zkoušeč, V. A. Jeannot. — Můstek pro měření L-C-R, R. P. Turner. — Konvertor pro čtyři pásmá s krystalovým řízením, H. S. Brier. — Amatérský vysílač s reléovým zapínáním, R. H. Dorf. — Doutnavka fotočlánkem, R. Joquet. — Hledač kovů, J. Haynes. — Komunikační přijímač se třemi vf stupni, T. W. Dresser.

ELECTRONIC ENGINEERING

Č. 247, září 1948, Anglie. — Obrazový konvertor pro infračervené paprsky, T. H. Pratt. — Millerův integrátor, B. H. Briggs. — Transistor, krystalový zesilovač. — Použití diod pro velký výkon, E. G. Rowe, R. E. B. Wyke a W. Macrae. — Snímky z atomické laboratoře v Harwellu. — Zjednodušená výroba spojů, J. R. Fawcet. — Výstava elektrotechniky v Manchesteru.

WIRELESS WORLD

Č. 9, září 1948, Anglie. — Sladování diskriminátoru, A. G. Crocker. — Radar v přístavu, R. F. Hansford. — Poznámky k zesilovači s kathodovou vazbou, J. McG. Sorwerby. — Elektronika v Harwellu. — Zjednodušené vzorce pro výpočet negativní zpětné vazby, E. J. James. — Jakostní přijímač se třemi ladicími obvody, bez nf stupně, W. Mc. Lanachan. — Kondensátor ve žhavicím obvodu, A. W. Stanley.

L'ONDE ÉLECTRIQUE

Č. 256, červenec 1948, Francie. — Mnohonásobné spojení kontinentu s Korsikou, P. Rivière. — Předpověď optimálního kmitočtu pro vý spojení, R. P. P. Jejay. — Kongres o servomechanismech, J. Loeb. — Poznámky o dielektrických antenách, I. Simon. — Rozhlas a televise na parazitním veletrhu. — Některé druhy elektronk s rychlostní modulací, R. Warnecke.

ELEKTROTECHNIČAR

Č. 5, květen 1948, Jugoslavie. — Směšování v superhetu, M. Tadej. — Vektorové diagramy v slaboproudé technice, A. Biljan. — Dvoulampovka s $2 \times P700$, A. Židan.

RADIO

Č. 1/2, leden-únor 1948, Polsko. — Konference v Kodani, M. F. — Nf zesilovače, J. Zimowski. — Návrh přijímačů a zesilovačů, F. M. — Výpočet kathodového kondenzátoru, K. Lewiński. — Kathodový zesilovač, W. Kiryluk. — Elektrické jednotky, Z. J. — Normalisace odporů. — Data obrazovek.

RADIOTECHNIK

Č. 9, září 1948, Rakousko. — Dvacet pět let radiotechniky, J. Sliškovič. — Předpoklady pro použití elektrických metod ke zkoumání zemského nitra, V. Fritsch. — Nouzové signály zvukovými vlnami pod hladinou moře, Dr Ny. — Dvoulampovka s UCH21 a VY2. — Třílampovka s elektr. řady U. — Tlačítkový superhet. — Vývoj

americké výroby elektronek, H. Hardung-Hardung. — Nové magnetické slitiny, E. Steinort. — Barevná televize, F. Lachner. — Přehledy vysílačních anten pro kv, R. Zlamal. — Podzimní výrobský veletrh.

RADIO WELT

Č. 9, září 1948, Rakousko. — Přijimač-vysílač, K. Kisely a H. Pillinger. — Přenosný superhet na baterie. — Přístroj na zkoušení transformátorů. — „Single Span“, superhet na baterie, K. Kisely. — Nový způsob měření povrchové teploty.

RADIO SERVICE

Č. 55/56, červenec-srpen 1948, Švýcarsko. — Radio a televise, T. Houck. — Kmitočtová modulace a televise na švýcarských poštách, W. Felix. — Britské pokusy s kmitočtovou modulací, E. Hauri. — Dějiny televise, II, Y. L. Delbord. — Vf mikrofonie a její odstranění, M. Kunz. — Magnetický záznam, J. Dürrwang. — Radio-kaleidoskop.

PRODEJ · KOUPEL VÝMĚNA

Insertní hlídka čtenářů

(Podmínky a ceny viz E-RA, č. 7-8/48, str. 208.)

Za RV 2.4 P700 dám 2krát EF50, neb koupím „rychlé“. PhMr Vlad. Hendrich, Praha X, Kubová ul. 2. 071 p

Vym. novou ECH4 neb EF9 za novou DL21. M. Nosek, Nusle, Morávkova 10. 072 p

Koupím elektr. EBF2 a KL5 nebo dám za ně RV12P2000 nebo RV2,4P700. J. Kubát, Praha III, Mostecká 11. 073 p

Elektr. DF22 nepouž. vyměn. za DL21. Ant. Staříč, Brno, Skřivanova ul. 5. 073 p

Prodám 5 úplných ročníků RA 1942—1946. Dušan Karásek, Jince č. 33. 075 p

Koupím motor na svět, proud 220 V o výkonu 150—200 W. Jiří Rumík, Blansko, Husova 595. 076 p

Koup. elektr. DCH25, DF25(26) neb výměn. za jiné. A. Delong, Hranice, Svatoplukova 10. 077 p

Koupím LD1, RG12D2, RG12D60, RV12P2000 Jan Řežníček, Choceň č. 94. 078 p

Radioamateri pozor! Predám väčšie množstvo elektronek RV12P2000, hodiacie sa pre „Sonoretu“ a iné prístroje. V. Hudák, Nitra, Štefánikovo č. 30. 079 p

Prod. lev. dobr. dvoulamp. 120, 220 V a 3krát RV12P2000, dohrom. 1850 Kčs. Hled. někol. RV2,4P700 a RV2,4P45. J. Vlček, Dobrná 11, p. Č. Krumlov. 080 p

Koup.: Torn Eb, více RL12T15, EF13, EF14. Vyměn. 304 za spod. pro tuči serii. Prod.: AC2, agreg. do Sonorety, duál Torotor, malé nífe, podél. stup., bak. skříňk., telegr. klíč. Ryska. Z. Kozmík, Praha XVI, Nad Koulkou 2047. 081 p

Bezvadný DKE bez VY2 vyměn. za DCH11 a DAF11 nebo DK21 a DAC21. Rychle. H. Procházka, Heřmanův Městec 597. 082 p

Vyměn. vf el. voltmetr výr. Dr Rhode u. Schwarz za díl, oscilátor do 30 + 60 Mhz. Dále různý výprod. mat. jako elektronky, přístroje a pod. za bater. kufřík přij. a bat. el. 1,2 V. F. Frank, Plzeň X, K Pecířáku 11. 083 p

Koupím el. 2krát RV2,4P45, 2krát RV2,4 P700, DF22 a DL21. M. Pirk, Heřmanův Městec 85. 084 p

Vyměn. různé elektronky řady A, E, K, E11, D21, D11, V, C, D, urodoxy, vibráty komplet. 2,4 V, 6 V, 12 V, trafa za voj. elektronky a amer. elektronky 6L6, 6V6 atd. Karel Pehe, radiozávod Jáchymov. 085 p

Prodám kufříkový superhet na baterie i síť. O. Horna, Na růžku 6, Praha XIX, telefon 790-67. 085 p

Koupím skříňku k přijímači Telefunken-Vir-

tuos (dvě elektronky) Dr M. Hrádek, Jilemnice 460.	087 n
Koupím ocel. řezací jehly a desky k nahrávání. V. Kučera, Plzeň, Benešova 88.	088 p
Prodám: 2krát RS237, 3krát RL12P35, jednou KL72401, kompl. oscilátor-modulátor 10 m, 2krát RL12P35, RV12P4000, měniče 12 V/380 V, 12 V/130 V, 12 V/330 V, krytiny 3632 kc, 7040,5 kc, univ. motorky 220 voltů/0,5 A, 220 V/0,15 A, 220 V/100 W/12 000 obr., dyn. mikrofon, dynamik prům. 30 cm, gramofon Telefunken se safir. přenoskou, kapacitní tg. klíč, ohebné hřídele (bowden) 170 cm dlouhé, 2krát A-měřidla s dělením do 50, citlivost 0,5 mA, dto 2krát V-měřidla, jednou kondensátorový voltmetr do 300 V, různé projekční žárovky, různé keram. výpalované cívky. J. M. Houdek, Liberec XI, Včelařská číslo 6.	089 p
Prodám RV12P2000, RG12D60, RV2P800 i jiné. F. Hruška, Břežany, p. Velim.	090 p
Koupím dvě nové elektronky RV2,4P45. J. Foldyn, Morávka 655, okr. Městek.	091 p
Zamením 7elektr. UKV super 30 Mc za super 15-2000 m. M. Majcher, Bratislava, Suvorovova 11.	092 p
RL12T15, 2krát 6U7G 100% a kryst. mikrof. vložku prod. nebo vym. za přijím. nebo promítáku 8 mm a dopl. Udejte cenu. M. Chytík, Ostrava I, Janáčkova 12.	093 p
Vyměním AF3, AF7, AL4, ABL1, E448, E449, 3krát RV12P2000; potřeb.: KK2, KF3, KF4, KB2, KL4. J. Režáb, Plzeň, Wolkerova číslo 25.	094 p
Koupím nutne: LD1-15, LV3, LV30, RL2,4T1, -T4, -T2, -T15, dva kusy ECH21 (UCH21), dva kusy EF22 (UF21), EBC3 (11), RV2,4P700, 10 kusů želez. jádra (hrnčíkové) vč. Stefano Toth, Svit, Slovensko.	095 n
Koupím elektr. motor 0,5 až 0,8 HP na svět. proud 220 stř., elektronku ECH11, růz. měř. přístroje. Josef Burian, Kunratice u Prahy číslo 22.	096 p
● Nabízíme k brzkému dodání ● duté rolované nýty z mosaze nebo z tombaku.	097
● Fatra, n. pod., Jablonec n. N. ● Prodám ss i st miliamp.-voltmetr FZ: 3, 10, 30, 100, 600 V, 1, 3, 10, 30 a 100 mA,	112 p
4000 Ω/V; sadu super. cívek 2krát 6111, 1krát 6396, 6399; 1. mf transf. 6392, 2. mf transf. Telefunkeni n. Stefrá; 6pól. Palaba přep. s vypinačem; multioscilačor JERA. Známku na odpověď. Jan Kofroň, Praha II, Koubkova 3.	098 p
Prodám několik RV12P2000. J. Kalfiřt, Praha-Kačerov.	099 p
Sign. generátor (pomoc. vysílač) a přístroj na zkoušení elektronek koupím. Kocourek, Praha XIV-Slatiny 231.	100 p
Elektr. vrtáčka 120/220 V, stolní se stoj. dám za dobrý univers. měřicí přístroj. Z. Frýda, Praha XIV, Nezamyslova 10.	101 n
Autotorad 6 V, kvalitní výkonné koupí nebo za nové normální radio vymění B. Weigl, Brandýs n. Labem 62.	102 n
Sidecar pravostran. v chrom. rámu, pantofliček, vyměním za nový radiometr. (i vojen.), elektr. civilní i vojen., příp. měř. přístroj. Pošlete seznam. VI. Binder, Praha-Spořilov 1097.	103 n
Koupím ihned bater. super. Philips ABC122 třeba bez elekt., nebo pod. aparát. J. Řehoř, Praha XI, Domažlická 3.	104 n
Dynamo 6 V/8 A prodám. O. Šafařík, Praha XII, Boleslavská 11.	105 p
Pro veřejný rozhlas nutně potřebujeme elektronky EL5. Nabídněte i jednotlivé. MNV Kvasiny, vých. Čechy.	106 n
Prodám levně RL2P3 (2X), LP29, RV2,4P700 (3X) dva miliampermetry. Vše za 1000 Kčs. Voj. K. Bureš, Cheb I, pošt. př. 9-13/7. 107 p	
Potřebuji ECL, příp. V nebo UCL11, EDD11, neonku Philips 4662. Dám 4654, RG12D60. J. Bazika, Praha XIX, Nad Sárkou 1.	108 p
Prodám několik super. chassis z radiovraťků (kompl. cívky soupr. a j.). Dotazy zodpovím. Fr. Sedláček, Hustopeče u Brna, Sv. Čechy číslo 18.	109 p
Kupím elektr. meracie přístroje a obrazovku LB8. Vil. Vanák, Cachtice, Slovensko.	110 p
Kupím RA čísla 1 až 4, roč. 1947 za každú cenu. Ján Pastorek, Bratislava, Vajnorovská číslo 2/c.	111 p
Prodám levně 2krát RV12P2000 a RL12T15, 4krát RG12D60, LV1, RS241. J. Šefčík, Písek, tř. Národní svob. 20	112 p

Technická poradna

— zodpovídá za režijní poplatek 10 Kčs jednoduché dotazy z oboru radiotechniky. Data elektronek (výpis z dostupných katalogů) za 5 Kčs za jednu elektronku. **Neprovádí:** návrhy nebo úpravy zapojení, výpočty složitých obvodů, transformátorů a.p., opravy, vyvažování atd. jakýchkoli přístrojů. **Nedodává** stavební radiotechnický materiál, součástky, elektronky.

V zájmu správného a rychlého zodpovídání prosíme tazatele o dodržování této zásady:

Před dotazem prohlédněte starší čísla Radioamatéra. Většina z častých problémů je v nich rozřešena. — Pište přehledně a čitelně, po jedné straně papíru. — V pravém horním rohu dopisu uveďte tiskacím písmem jméno a úplnou adresu a přilepte kupón, odstřížený s třetí strany obálky. — Objednávky jednotlivých výtisků časopisu, původních desek nebo plánek (viz dále) příkládejte na a z v l á š t n í m l i s t u, kde také uveďte adresu. — Pište stručně a výstižně; neopomeňte důležité příznaky, ptáte-li se na příčinu poruch. — Do jednoho dotazu pište nejvýš tři otázky.

Připojte částku 10 Kč v bankovkách nebo v platných poštovních známkách na režii s napsáním a odesláním dopisu, a připojte frankovanou a správně adresovanou zpětnou obálku. Nemůžete-li ji přiložit, připojte dalších 5 Kčs.

Telefonem dotazy nezodpovídáme.

Objednávky plánek.

Ctenáři Radioamatéra mohou si objednat litografované otisky oněch původních výkresů, z nichž byly pořízeny obrázky v textu, o nichž je to udáno v podpisech u příslušných obrázků, nebo na titulní straně jednotlivých čísel (v rubrice Plány k návodům v tomto čísle).

Plány lze objednat dopisem, který obsahuje také příslušný plat ve známkách nebo v bankovkách, a dále:

Vpravo nahoře jméno a úplnou adresu objednatelovu, psáno čitelně tiskacím písmem. Presný údaj návodu nebo druhu plánu, a čísla i ročníku, kde byl otiskněn. — Údaj částky, která byla k dopisu připojena.

Chcete-li místo zaručenou správnou a brzkou zásilku, n e o b j e d n a v e j t e p l á n k y,

— o nichž nevíte, zda vůbec, a kde nebo kdy byly vydány; většina z nich není použitelná bez příslušného návodu;

— na dobríku; cena plánu by nejméně stoupala dobríkovou přírážkou;

— se žádostí o přiložení složenky pro dodatečné placení;

— odděleně od zásilky částky za plány;

— a neplatné je složenka, určenou pro předplatné časopisu Elektronik-Radioamatér.

Návštěvy v redakci 14.00 až 15.30

kromě soboty.

Porady o plánech lze získat při osobní návštěvě v redakci, která je výtána jen v době, udané v nadpisu.

Koupím elektronku 14E6 nebo 14B6, 12G7, 12Q7. Karel Vokurka, Litoměřice, Jiřího z Poděbrad 11.

113 p

Koupím 4krát RV2,4P45 i jednot. O. Šnapka, Petřvald ve Sl. 286.

114 p

Potřebuji dvě RV2,4P45. Prodám dvě RL2, 4P2 a dvě RV12P2000. J. Minář, uč., St. Ves, p. Říkvice u Přerova.

115 p

Vyměním nové RV12P2000 za RV2,4P45. K. Brádil, Šumperk, Ležáky 2.

116 p

Měnič rot. 12/130 V, s filtr. voj. v duralové skřínce, dám za dynamo pro větrnou elektr. nebo motor 220 V, velký ocel, akumul. nebo prodám. Agac, Třinec 175.

117 p

Hledám: EBF2, ECF1, EM2, EDD11, EB4, EB11, ECL11, DM21, RV2,4Ta, RD2,4Ge, LS2, 6A7, 6A8, 6H6, 6J6, 41, OA5, R4340; koupím nebo vyměn. za jiné hled. Soukuprada, Praha-Pátek 480.

118 p

Koupím elektronku UBF11. St. Chvojka, rolník, Kozojedy 62, p. Chrudim.

119 n

Prodám elektr. a více souč. Seznam zašu. I. Klusáček, Kounice u Č. Brodu.

120 p

Hledám zručného opraváře, znaleho samost. práce, případně polodenně. Radio Indra, Praha XIX, Montgomeryho 3, tel. 708-24.

121 p

KOVOVÉ SKŘÍNĚ NA ZESILOVAČE

pro osazení až devíti elektronkami, hodící se i pro výrobce, obsahující spodní úhledně chassis, rozměrů 420 krát 310 a výška 110 mm, opatřené na zadní straně vývody pro svorkovnice a na přední straně se nalézájí dva kryty 220×130×170 mm pro trafo a bloky, na přední pak perforovaný kryt na elektronky, rozměrů 420 krát 145 krát 170 mm, nelakování, v dnešní výrobní ceně kolem 1400 Kčs, za cenu mimo obal a poštovné 400 Kčs. Dodáme promptně.

Kino a zvukotechnický závod

V L A D I M Ě R M I K U L Á Š E K,
BRNO-KRÁLOVO POLE,

B. Němcové č. 47. Telefon 51234/549.

Rádi a za redakci odpovídá Ing. Miroslav Pacák

Tiskne a vydává ORBIS, tiskařská, nakladatelství a novinářská společnost akciová v Praze XII, Stalinova 46. Redakce a administrace tamtéž. Telefon číslo 519-41*; 539-04; 539-06. Telegramy Orbis-Praha. ● „Elektronik-Radioamatér“, časopis pro radiotechniku a obory příbuzné, vychází 12krát ročně první středu v měsíci (změna vyhrazena). Cena jednoho výtisku Kčs 15,—, předplatné na celý rok Kčs 160,—, na ½ roku Kčs 82,—, na ¼ roku Kčs 40,—. Do ciziny k předplatnému poštovné; výši sdílí administrace na dotaz. Předplatné lze poukázati vplatním lístek Poštovního spořitelny, čís. účtu 10 017, název účtu Orbis - Praha XII, na složence uveděte číselnou a úplnou adresu a sdělení: předplatné Elektronika.

Prodavnica listu u Jugoslavii:
„Orbis“, Beograd, Terazije 2.

Otisk v jakékoliv podobě je povolen jen s plněm svolením vydavatele a s uvedením původu.

● Nevyžádané příspěvky vraci redakce, jen byla-li přiložena frankovaná obálka se zpětnou adresou. ● Za původnost a veškerá práva ručí autor příspěvků. ● Otiskované články jsou připravovány a kontrolovány s největší pečí; autori, redakce, ani vydavatel nepřijímají však odpovědnost za event. následky jejich aplikace. ● Křížkem (+) označené texty zařadila administrace.

Příští číslo vyjde 3. listopadu 1948.

Redakční a insertní uzávěrka 18. října.

VYRÁBÍME:

DODÁVÁME:

**KŘEMENNÉ OSCILATORY
A FILTRY**

na kmitočty od 10 kc do 60 Mc



KMITOČTOVÉ STANDARDY
100, 1000, 10 000, 468 kc a pod.



VÝBRUSY

jsou montovány ve speciálních držá-
cích a výbrus provedeme na vámi
předepsaný kmitočet.



Přesnost normálního provedení je
 5×10^{-4} při 20° C, t. j. na 1 Mc ± 500 c
($\pm 0,5\%$). Větší přesnost na požadání.



Ceny dle držáků a předepsaného
kmitočtu od Kčs 450,— do 980,—



Vaše krystaly vám přebrousíme na
vyšší kmitočty po Kčs 95,— až 150,—



nár. podnik,
odd. pro piezoelektronu,
ústřední prodej Praha II, Příkopy 12

01011

ELEKTRONKY

Dobře zaplatíme i větší množství těchto
německých neopotřebovaných elektronek:

LB 1/LB 8/, LB 7/15, LB 13/40, LD 1, LD 2, LD 5,
LG2, LG 7, LG 9, LG 76, LG 998, LG 1000, LG
1001, LS 30, LS 50, LS 180, LS 300, LV 30, LV 13,
RD 2 Md, RD 4 Ma.

Elektronky nabídněte písemně event. i telefonicky

ŠKODOVÝM ZÁVODŮM

nár. podnik, cdd. ústřední nákup,

PRAHA II, Jungmannova 29, tel. 251-51

01019

Přední pražský radiozávod přijme

mladšího PRODAVÁČE s dostatečným zájmem
o prodej radiosoučástek. V úvahu přichází též
prodavačka.

Zn.: „Možnost dobré praxe“ do adm. t. 1.

1004

Váchovy zprávy na říjen

Vám přináší:

Č. obj.

Kčs

118	základní chassis $31 \times 14 \times 5$ cm se spodním krytem, pro montáž zesilovačů, konc. stupňů a přístrojů, kde záleží na stabilitě chassis	47—
119	chassis pro 3+1 lampový přijimač $23 \times 10,5 \times$ 3,5 cm	15—
120	chassis pro 3+1 lampový přijimač $28 \times 17 \times$ 6 cm	19—
121	chassis pro 4+1 lampový přijimač $45 \times 16 \times$ 5 cm	26—
122	odbručovač 600 ohmů	7—
125	šňůra sluchátková 3 m dlouhá	22—
128	stupnice skleněná, podélná, moderní, se všemi stanicemi podle dnešního stavu, česky napsanými, rozm. stupnice 34×9 cm	25—
129	elektromagnet pístový s bronzovými ložisky (určený k elektromagnet. ovládaným spoj.)	65—
130	kondensátor vysokovoltový, olejový, 0,1 mF, zkouš. na 3000 V	9—
131	kondensátor otočný, krátkovlnný VHF jedno- duchý, 25 pF	95—
132	kondensátor otočný, krátkovlnný VHF jedno- duchý 40 pF	95—
133	kondensátor otočný, krátkovlnný VHF jedno- duchý 80 pF	95—
134	kondensátor otočný, krátkovlnný VHF dvojitý 25 pF	160—
135	kondensátor otočný, krátkovlnný VHF dvojitý 40 pF	160—
136	kondensátor otočný, krátkovlnný VHF dvojitý 80 pF	160—
137	kondensátor otočný, krátkovlnný VHF trojitý 25 pF	210—
138	kondensátor otočný, krátkovlnný VHF trojitý 40 pF	210—

Tyto otočné krátkovlnné kondensátory uvedené zde pod č.
obj. 131 až 138 mají stator i rotor frézován z 1 kusu; jsou
uloženy na kalitech, prakticky bez radiální a axiální výlo.
Frézováním součástí z 1 kusu je vyloučena nepříjemná mikro-
fonie. Přes tyto přednosti jsou kondensátory velmi malé a
stabilní.

Všem zájemcům o trvalé gramofonové jehly pro
měniče sděluji, že jsem ie právě dostal. Jsou baleny
po 50 kusech a balíček s nimi stojí 55 Kčs

Praktická škola radiotechniky

sedmé vydání právě výšlo

Brožovaný výtisk 85 Kčs, vázaný 105 Kčs

Zajistěte si u svého knihkupce, nebo v

Nakladatelství ORBIS, Praha XII, Stalinova 46

01009

Vyberte si co potřebujete a ihned objednejte

Radio Vácha

PRAHA I, OVOCNÝ TRH 11 — TELEFON 388-95

1016

**KUPON TECHNICKÉ
PORADNY
RADIOAMATÉRA**

**10
1948**