

OBSAH

Norma pro magnet. záznam zvuku	253
Z domova a z ciziny	253
Magnetické zesilovače	255
Transistor — konec elektronek	256
Phasitron, elektronický způsob demodulace fm	258
Nové úpravy elektronek	260
Zajímavá zapojení	260
Měření teploty elektricky	262
Přijimač k zesilovači, voltmetr s logaritmickou stupnicí, třízahová cívková souprava a mf transformátory	264
Prostý superhet 1700 kc/s	268
Výběr gramofonových desek k vánocům	270
Žen z dotazů	272
Nové knihy, obsahy časopisů	273
Koupě - prodej - výměna	274
Knižní příloha: Měření v radiotechnice, normální kapacity	201—204

Chystáme pro vás

Miniaturní superhet pro oba proudy. Standardní osciloskop z obrazovkou průměru 7 cm • Adaptor pro krátké vlny. Přestavba přijimače s VCL11.

Plánky k návodům v tomto čísle

Schema superhetu s modulometrem za 10 Kčs • Cívková souprava ke standardnímu superhetu vč. mf transformátorů, schema, data a úprava vinutí, otisk ve skutečné velikosti za 20 Kčs. Spolu s objednávkou pošlete redakci t. 1. příslušnou částku ve známkách nebo v bankovkách a připojte 2 Kčs na výlohy se zasláním. Na dobírku nebo se složenkou pro dodatečné placení nelze plánky poslat z technických důvodů. Prodej plánků a technické porady v redakci jen v pondělí až v pátek od 14.00 do 15.30 hod.

Z obsahu předchozího čísla

Co je a jak se měří šumový odpor • Nelineární skreslení v zesilovači se zpětnou vazbou • Fremodyn, jednoduchý přístroj pro příjem AM i FM. Orientační měření činitelů jakosti Q. Sdružené zesilovače elektronky jako stavební prvek zesilovačů • Návod: Tónový generátor 17,5 až 175 000 c/s • Třílampovka s jedním ladícím obvodem • Reflexní jednolampovka na baterie • Pajedlo na malé napětí, a j.

Po čtvrté sešla se evropská rozhlasová konference s úkolem vypracovat plán rozhlasového vysílání v Evropě. První se odbývala v Praze v roce 1929, další v Lucernu v roce 1933 a předposlední v roce 1939 v Montréaux. Práce této konference byla marná, neboť pro vypuknutí války její rozhlasový plán nenabyl platnosti. — Rozvoj rozhlasu a vzrůst počtu vysílačů středovlnných i dlouhovlnných, nedostatek organizačné mezinárodní úpravy, někdy i v pořušování trvajících mezinárodních ujednání průběhem války dosáhly v posledních letech takového stupně, že rozhlasové vysílání v Evropě se navrájíme ruší a posluchačům rozhlasu nelze zajistit uspokojivý poslech.

Proto byla letos svolána opět evropská rozhlasová konference, tentokrát do Kodaně. Zúčastnili se ji zástupci 32 zemí evropské oblasti; k nim patří i přilehlé oblasti severoafrické, dale Syrie, Libanon a Palestina. Z jednání bylo vyloučeno Francovo Španělsko; ani Německo nebylo zastoupeno. Československo zastupovala pětičlenná delegace.

Konference, zahájená 23. června 1948, zasedala a počátku v budově dánské sněmovny (Christiansborg) uprostřed Kodaně: musea, rozsáhlé parky, blízkost moře i dánská pohostinnost vytvořily účastníkům konference milé prostředí, i když nedostatek hotelů, přísné řízení hospodářství a jiné poválečné zjevy vlivly Kodani ráz, citelně odlišný od dob předválečných. Když se zasedání nad očekávání protáhlo a dánský sném potřeboval svou budovu pro vlastní práce, přestěhovala se konference o 4 km severněji do Elsinoru. Blízké pobřeží Švédská a před ním klidná hladina Sundu, lesíky i pole a svěží lučiny nám, československým účastníkům, připomínaly půvaby vlasti. Nedaleký Kronborg, renesanční hrad s měděnými střechami, svědek slávy i bolesti dánské historie a dějiště Shakespearova Hamleta, a blízký přístav s živým ruchem a loděnicemi však přece nedaly zapomenout, že jsme se ocíli u moře a na severu, a mezi dějinami proudy jen vzdáleně spjatými s naší zemí.

Předsedou konference byl zvolen šéf telekomunikačních služeb dánské pošty, Ing. Holmbald, známý již z konference předválečných, který se snažil schůze nejen objektivně, ale i velmi pevně, zejména v závěru konference. Konference pracovala v šesti komisi, z nichž nejdůležitější byla třetí, čtvrtá a pátá.

Třetí komise (organizační), řídil tempemranný Francouz Meyer, jehož řečnický skvělé projevy působily rychlým spádem a dlouhými souvětmi obtížně překládatelům. Komise měla za úkol vypracovat testy rozhlasové úmluvy a jiná ustanovení zásadní povahy. — Čtvrtá komise (všeobecně technická), byla svěřena předsednictví ruského prof. Kesenka, po jehož odjezdu převzal řízení prací mladý, energický i logický Rus Makarov, šéf sovětské delegace. Komise připravila technické podklady pro rozdělování frekvencí a všeobecné ustanovení pro zdárlaví plánu. — Pátá komise (pro přidělování frekvencí), byla řízena H. Faulknerem, mělomluvným, houzevnatým Angličanem, jemuž se přes všechny překážky i přes časovou tiseň po-

dařilo dovést práce ke konci a připravit vlastní plán.

Československé delegaci bylo vyhrazeno místopředsednictví komise organizační a místopředsednictví dvou pracovních skupin; členové delegace se zúčastnili prací všech skupin.

Jednání konference nebylo zcela hladké. Současné nevyřešené problémy politické vrhaly svůj stín i na jednání odborné, která se proto nezvykle protahovala. Často tu proti sobě stála vyhraněná stanoviska východní a západní, a při hlasování byly výsledky pravidelně stejné: 11 hlasů, představujících lidově demokratické státy, proti ostatním zemím. Jen jednou se spletl zástupce Turcka, sedící při konferenci v „československo-ruském zajetí“, to jest seděl mezi těmito delegacemi, a hlasoval spolu s naší a sovětskou delegací. Konference jednala ve třech jazyčích (anglicky, francouzsky a rusky), dostatek technických zařízení, známých z ostatních konferencí, umožňoval současný překlad.


Hlavním úkolem rozhlasové konference bylo rozdělení frekvencí ve středovlnném a dlouhovlnném rozhlasovém pásmu, přiděleném evropskému rozhlasu světovou rádiou konferencí v Atlantic City (1947). Od světové konference v Madridu (1932) získal středovlnný rozhlas plných 100 kc/s, takže dnes toto pásmo sahá od 525 do 1605 kc/s. I přes toto rozšíření je přidělení frekvencí rozhlasovým stanicím problém. Je totiž nutno zachovat odstup 9 kc/s mezi použitými frekvencemi, takže z celkového středovlnného i dlouhovlnného pásmá je možno použít jen 136 frekvencí pro více než 420 rozhlasových stanic v evropské oblasti; proto také jen 48 rozhlasových stanic středovlnných a 13 dlouhovlnných může používat tak zvaných výlučných frekvencí, určených pro jedinou zemi, zatím co ostatní se musí společit s frekvencemi sdílenými, jichž používají dvě i více zemí společně. Při rozdělování frekvencí bylo nutno přihlížet i ke vzdálosti mezi stanicemi, které používají téže frekvence nebo frekvence sousední, aby nedocházelo k vzdáleněmu rušení, jakož i k řadě technických norem, platných pro intenzitu pole, pro omezení výkonu vysílačů, pro používání směrových anten. Při sestavování plánu bylo třeba dbát i počtu jazyků, používaných v té či oné zemi, k rozloze a útravu země, k dnešnímu stavu rozhlasových zařízení, k následkům výluky, k počtu obyvatel a jeho rozložení, k počtu vysílaných programů, i k tomu, aby každá země podle možnosti dostala aspoň jednu výlučnou frekvenci.

Náš rozhlas získával kodaňskou konferenci, která skončila své práce dne 15. září 1948 ve 3 hodiny ráno podpisem evropské rozhlasové úmluvy a rozhlasového plánu, dlouhou vlnu (273 kc/s - 1103 metrů), pro vysílač Československo, jehož celostátní program bude po jeho vybudování slyšitelný téměř po celém našem státě. Budeme mít dálce čtyři výlučné střední vlny, a to 638 kc/s (40,8 m) pro vysílač Praha I o 150 kW; 953 kc/s (314,8 metrů) pro dobrochovský vysílač na Moravě o 150 kW; 1097 kc/s (273,5 m) pro Bratislavu o 150 kW spolu se synchronizovanou sítí 5 kW a 1252 kc/s (239,6 m)

Rozhlasová konference v Kodani

POMOCNÝ VYSÍLAČ

britské výroby

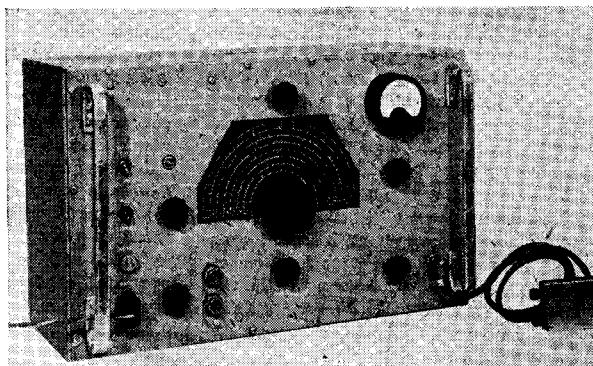

Pomocný vysílač firmy PYE Ltd., Cambridge, má rozsah 110 kc až 50 Mc, vnitřní modulaci 400 c, elektronkový voltmetr pro měření hloubky modulace a výstupní napětí, přesný zesilovač, cejchovaný v μ V s výstupním odporem 43 Ω a pripoj pro vnější modulaci. Přesnost cejchování kmitočtu je 1,5 %, přesnost výstupního děliče je 15 %. Generátor má sedm elektronek: EF50 (vf oscilátor), EF37 (nf oscilátor), EL32 (smešovací a oddelovací stupeň), EA50 (elektronkový voltmetr), 7475 (neonový stabilizátor) a 6X5G (usměrňovač). Rozměry 40 × 20 × 30 cm, cena 45 liber (9000 Kčs). -rn-

Norma pro magnetické záznamy

V září letošního roku přijala normovací komise NAB v USA návrhy norem pro standardní rychlosť pásku a jeho bližší určení. Tím NAB skončila asi sedmiletou snahu, aby byla výroba pásku uvedena v soulad s výrobou desek. Zároveň zmizí nedůvěra pro přijetí magnetického záznamu, která byla způsobována nedostatkem norem.

Rychlosť. Komise se shodla na rychlosť 38 cm/sec (15") jako prvním stupni pro průchod pásku nahrávacím strojem; druhotná rychlosť byla určena 19 cm/sec (7,5") a doplňková 76 cm/sec (30"). Rychlosť 38 cm/sec byla přijata jako nejmenší, která splňuje frekvenční charakteristiky NAB mezi 50 Hz a 15 kHz. Komise zároveň upozornila, že za současného stavu bude obtížné získat charakteristiku do 15 kHz v mezích minimálních podmínek. Zastávala názor, že zlepšení dnešních pochodu může přivést k reprodukcii pásku z 38 na 76 cm/sec asi tak, jako je běžné u německého magnetofonu (který má rychlosť 70 cm/sec). — Druhá rychlosť 19 cm/sec bude podle návrhu komise vyhovovat určení NAB v mezích 50 Hz až 7,5 kHz. Tato rychlosť také odpovídá návrhu společnosti radiových výrobčíků pro domácí záznamy. — O rychlosťi 76 cm/sec je známo, že hladce splňuje normy NAB při 15 kHz.

Komise se dále zabývala plánem BBC na

Rozhlasová konference (dokončení)

pro Prahu II o 100 kW spolu se třemi synchronovanými vysílači o celkovém výkonu 55 kW; kromě toho bude mít Československo tři sdílené viny, a to 701 kc/s (428 m) pro Bansku Bystrici o 100 kW; 1286 kc/s (234,7 m) pro Košice o 100 kW, a 1520 kc/s (198,1 m) pro tři synchronované vysílače o celkovém výkonu 65 kW, a účast na dvou mezinárodních společných vlnách pro vysílače slabší než 2 kW. — K vlastnímu rozhlasovému plánu, který vstoupí v platnost dne 15. března 1950 (ve 2 hodiny ráno podle Greenwicha), se ještě vrátíme.

Dr Jan Bušák.


Z DOMOVA

Zvětšení televizních obrazů

Vývoj v oboru průhledných plastických hmot, které umožňují výrobu přesných optických čoček bez broušení, pouhým lisováním, umožnil firmě Transvision uvést na trh zvětšovač čočky průměru 25 až 40 cm. Jsou-li umístěny asi 25 mm před stínítkem obrazovky (v televizním přijímači) zvětšují obraz dvakrát až třikrát. Čočky také opravují sférické skreslení obrazu, vzniklé zakřivením stínítka, a činní obraz je jasnějším a věrnějším. Váží třetinu toho, co by vážila stejná čočka ze skla, a jejich světelná účinnost je o polovici větší než čoček skleněných. Cena čočky je podle velikosti mezi 1000 až 1700 Kčs, což je ve srovnání s cenou televizního přijímače a s dosaženým zlepšením obrazu přijatelné. (Radio Craft, duben 1948, str. 56.) -rn-

Nástroj

stále potřebný

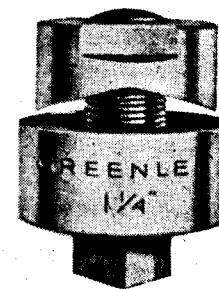

Dělat velké otvory v plechové kostce pro objímky elektronek a pod., je z neoblibených prací pro každého, kdo nemá vhodné nástroje k ražení; vrtání, vyřezávání a pilování je pracné a zdlouhavé. Na méně přístupná místa v hotových kostrách se ani nedostaneme.

Tento list přinesl již v č. 9 roč. 1940, str. 212 návod ke zhotovení razidla, pro které nepotřebujeme lis, nýbrž postačí do plechu vyvrtat jediný otvor průměru 10 milimetru a po složení přístrojku otáčet matkou šroubu tak dlouho, až se hladce vystříhnou kruhový otvor. Vedlejší snímek ukazuje, jak v USA zdokonalili tento vzor: vnitřní část razidla není rovinatá, nýbrž dutě vybroušená, takže strh je prováděn postupně a vyžádá si tedy menší silu.


Další zdokonalení přišlo před nedávno z Anglie; tam si uvědomili, že největší část vynaložené práce spotřebuje tření; a proto je zmenšili použitím kuličkového ložiska. Razidlo kruhových otvorů se prodává v USA v několika potřebných velikostech; stejně jsou provedena i razidla čtyřhranných otvorů. -hv-

Měsíc ovlivňuje šíření elmg. vln

Vliv slunce na šíření elektromagnetických vln je dřívno znám, a také dosti důkladně prozkoumán. Podle posledních pozorování, National Bureau of Standards má také měsíc značný vliv hlavně na šíření krátkých vln. Zjev je zvláště patrný v jihoamerickém státě Peru tří nebo čtyři dny po poslední nebo první čtvrti měsíce, kdy je neobvykle dobrý dálkový příjem krátkých vln. Vysvětlení tohoto zjevu nebylo dosud s konečnou platností podáno. (Radio Craft, srpen 1948, str. 18.) -rn-

Nejlacinější televizní přijímač

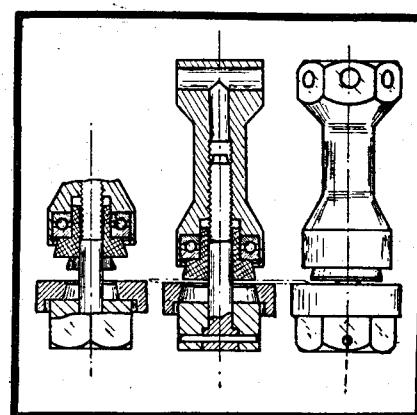Je jím přenosný televizní přístroj firmy Pilot. Stojí 100 dolarů (5000 Kčs) a je vestavěn do přenosné skřínky rozměrů 35 × 35 × 22 cm. Přijímač má 21 miniaturních elektronek; obrazovka o průměru 8 cm dává obrázek 5 × 7 cm, vhodný pro pozorování zblízka jednou nebo dvěma osobami. Přijímač je proto nazýván „osobní“ (personal). (Radio Craft, srpen 1948, str. 18.)



I Z CIZINY

Zprávy z Německa

V srpnovém čísle švýcar. listu Radio Service píše E. Klein: Radio Bremen vysílá na nové vlně 569 m (527 kc/s). — Závody Philips ve Wetzlaru vyrábějí denně 50 superhetů vzoru, který přinesly na trh již v roce 1939. — Radio Seibt pracuje jako dříve v Berlině-Schönebergu. Měsíčně vyrábí 1000 přijimačů, superhetů i malých DKE. — Fa Lorenz otevřela nové závody v Esslingen a Stuttgartu, kde připravuje výrobu komerčních zesilovačů, elektronek a telefonických přístrojů. Než se tato výroba rozehlídne, mají se vyrábět reproduktory a jednoobvodové přijimače v množství 50 kusů denně.

J. N.

Televizor na oba proudy

Jako první přístroj tohoto druhu na oba proudy přinesla britská fa Pye televizor s 19 elektronikami s vláknem v seri, který může být napájen ze st nebo ss sítě na přetí 230 až 250 V. K zařízení používá stálého magnetu s pevně nastaveným magn. bočníkem, rádkování a obrazová časová základna jsou tvořeny rázujícími oscilátory, které napájejí příslušné odchylovací cívky. Rádkovač současně vyrábí impulsem při zpětném chodu paprsku vysoké napětí pro obrazovku. Obrazová část přístroje má přímé zesílení se čtyřmi stupni, poté je demodulační dioda a jedno-stupňový zesilovač obrazového kmitočtu. Z kathody třetího vf stupně je odbočen zesílený signál zvukový, po zesílení ve dvou dalších stupních, detekci a omezení po ruch budí koncový stupeň. Přístroj má rozměry 44 × 31 × 33 cm, obraz na čelní a reproduktor na pravé boční stěně, v předu jen dva knoflíky a prodává se za 38 gns, t. j. asi 8000 Kčs, kromě dané. Zdá se, že je tímto přístrojem zčásti rozřešen problém lidového televizního přijimače; další zlepšení přinese nepochyběně využití moderních výrobních metod.

Vysokofrekvenční vyhřívání

našlo nové použití v hedvábnickém průmyslu v Japonsku. Dosud se zabýaly larvy v kokonech ponořením do horké vody. Nový způsob usmrcuje larvy vyhřátím v ukv poli a proudem horkého vzduchu. Zkušky hedvábí z takto připravených kokonů prokázaly větší pevnost a krásnější lesk. (Radio Craft, duben 1948, str. 19.)

-rn-


Jak se šetří materiálem

Vice než jednou jsme na těchto stránkách s uznáním i podivem referovali o drobných, ale významných dokladech důmyslu a vynálezavosti, kde byste, dobré vymyslený plíšek, vyrazený a zohýbaný jednoduchou operací v příponku nebo držák cívky, nahrazej jednu nebo několik nákladních součástí, vyráběných soustružením a pod. Plechová matička, jejíž obrázek tentokrát přinášíme, zdá se nám korunou úsporných snah, nebot nejenom šetří soustružením a kovem, jehož značná část se při výrobě měnila v odpad, nýbrž nahradí i pojistnou matku nebo podložku. Z plechu je nejprve vytázen límeček, ve

PŘIJIMAČ bez mála PŘÍČINOU POŽÁRU

V bytě jednoho našeho zákazníka byl instalován obvyklý způsobem superhet Onyx zn. Telefunken, vyrobený roku 1944. Večer pracoval správně; po vyslechnutí posledního pořadu jej majitel vypnul, ve 3,30 hod. ráno byl však probuzen praskotem ohně, který strávil celý přijimač až do stěží rozpoznatelných zbytků, a jen šťastná okolnost, totiž osamocené umístění přístroje, ochránilo byt před požárem větších rozsahu. Ze zbylých trosek, jak ukazují připojené obrázky, jest možné jen obtížně odhadnout příčinu požáru. Poškození bleskem je vyloučeno. Pravděpodobnou příčinou je probití primáru síťového transformátoru na kostru, a protože se u tohoto přístroje síť vypíná jednopólovým spinačem, mohl tak vzniknout zkrat, přehřátí a požár. Vytavené hliníkové desky ladičího kondensátoru dokládají, že i poměrně malé množství hořlavin v běžném přijimači vyvine značné množství tepla. — Nehody tohoto druhu jsou na šestí vzácné, ale i malá jejich pravděpodobnost činí účelným používání dvoupólového spinače, jak jej normy předpisují, anebo navíc spolehlivé tepelné pojistky, která by přerušovala oba póly.

Jiří Šára,
u fy Doležal, Chocen.

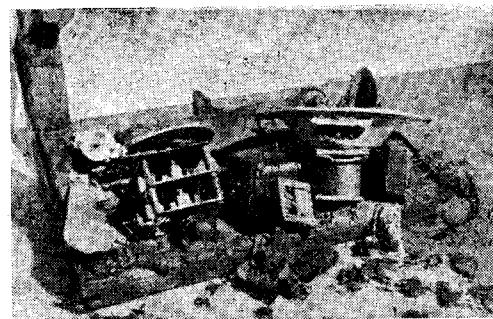

kterém je při konečné operaci vyříznut závit pro svorník šroubu. Poté je na okraji plechu vytržena šesticepá hvězdice jazýčků, a vytlačen vnější šestihran matice, přihrnutím jazýčků je výroba ukončena, a jazýčky samy na vnitřním okraji smačknuty. Po zašroubování svorníku se břity jazýčků vtisknou do závitu a protože jsou mírně klenuté, pruží jen natolik, aby vzniklo dostatečné zajistující tření. Je možné, že jsme podle reproducovaného obrázku neuvedli správně výrobní postup; vlastnosti a úspornost však jsou patrně uvedeny úplně. Matice je výrobek britské fy Brown Brothers, a také dokladem, že i státy, surovinami ne zrovna chudé, šetří, kde se dá.


Nové kmitočty pro televizi

Dosavadní umístění televizních vysílačů mezi 45 až 200 Mc/s nevyhovuje americkým poměrům, protože televizní pořady jsou rušeny množstvím pomocných služeb, které pracují s kmitočty sousedícími s televizí. Federální komunikační komise (FCC) vyzvala proto Svaz inženýrů-radio-tehniků (IRE) a Svaz výrobců (RMA), aby pomohli prozkoumat pásmo 216 až 690 Mc/s se zřetelem na televizní vysílání. K tomu účelu zkonstruovala fa RCA pokusný televizní vysílač, pracující nad 500 Mc/s, který vysílá stejný pořad (se stejným počtem rádek), jako vysílač WNBW v pásmu 70 Mc/s. Tak bude možná srovnávat jakost obrazu obou stanic. (Radio Craft 1948, červenec, str. 19 a srpen, str. 18.)

Nový výkonný usměrňovač

Dr A. W. Hull zkonstruoval v laboratořích firmy General Electric nový mnohamřízkový thyratron, který je s to usměrnit napětí až 500 kV a skoro neomezené proudy. Usměrňovač je určen pro dálkové napájecí sítě, které budou nyní v USA stavěny na ss proud, čímž se mnohem lépe využije izolace i průřezu mědi, odstraní se kapacitní a indukční stráty vedení a zmenší se ztráty koronou. Na př. vedení, budovaném pro 100 kV st je možné vésti napětí 150 kV ss a přibližně dvojnásobný výkon. Tímto způsobem hodlá Američané zvětšit výkon svých sítí a obejmou tak potíže s materiálem pro nutné budování a zesilování stávajících vedení. (Radio Craft, červenec 1948, str. 18.)

MAGNETICKÉ ZESILOVAČE

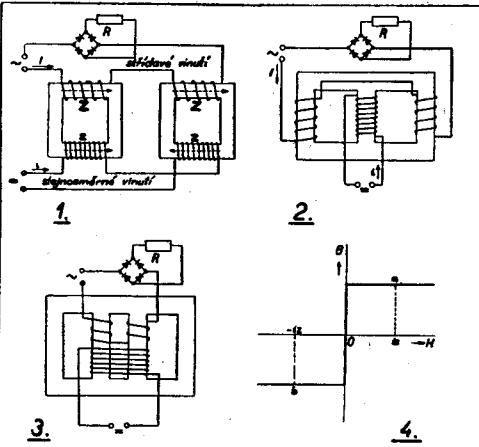

Nelineární, v ideálním případě nespojitě magnetizační charakteristiky ferromagnetických materiálů lze využít k zesilování malých stejnosměrných výkonů jejich proměnovu v úměrné výkony větší, buď stejnosměrné nebo střídavé. V tak zv. magnetickém zesilovači je řídící proud i obdobou řidicího napěti na mřížce; zdroj st. energie obdobou zdroje anodové energie, st proud I obdobou zesíleného st proudu v běžném zesilovači elektronkovém.

Obraz 1, 2, 3. Rozmanité úpravy nasycené tlumivky s dvojím magnetickým obvodem či transduktoru. — Obraz 4. Zidealizovaná magnetizační charakteristika k výkladu činnosti magnetického zesilovače.

nasyčení na nulu, a permeabilita před tím nulová by opět nabyla nekonečné velikosti, tím i reaktance pravého vinutí Z, takže proud dálé nevrství. V další půlperiodě střídavého proudu si jádra transduktoru funkce vymění.

Činitel zesílení je pak dán poměrem

$$N = \frac{IZ}{iz}$$

Zesílení u magnetických zesilovačů jest však nutno posuzovat ve výrazech energie. Zesílený proud I je střídavý, avšak pravoúhlého průběhu. Usměrněním obdržíme stejnosměrný proud, který bude věrně sledovat změny ss řídicího proudu i v magnetizačním vinutí, protože v každém okamžiku musí platit rovnost obojích ampérzávití: $I \cdot Z = iz$.

Ve skutečnosti neznáme materiál, který by měl uvedený ideální průběh magnetizační křivky. Obvyklým materiálem pro jádra sycených tlumivek bývá mumetal, slitina 75 % niklu, 4 % mědi, 1,5 % chromu a 19,5 % železa. Magnetizační křivka této slitiny je na obrazu 5. Nevýhodou je jeho značná cena, potřeba vzácných surovin a malá magnetická indukce B při nasycení, takže pro výkonnější jednotky by bylo třeba značných rozměrů jádra.

U nejnovějších slitin, žíhaných ve vodíkové atmosféře a ochlazovaných v magnetickém poli, bylo dosaženo ostrého kolena magnetizační křivky při malé intenzitě magnetického pole, a takřka dvojnásobné magnetické indukce při nasycení než u mumetalu.

Obyčejným transduktorem můžeme dosáhnout zesílení výkonu až 400násobného. Zavedením zpětné vazby bylo dosaženo zesílení až 100 000násobného.

Pro různé regulační účely a amatérské pokusy, kde nevyžadujeme lineární charakteristiky ani obdélníkového průběhu proudu, můžeme na jádra použít obyčejných transformátorových plechů. První návrh provedeme podle zásad návrhování malých transformátorů. S hotovou sycenou tlumivkou provedeme měření závislosti napětí U_T na střídavém proudu I při různých magnetizačních proudech i . Na obrazu 6 jsou závislosti graficky vynešeny pro malý transduktor. Pro transduktor platí vztah:

$$U_S = U_T - U_R = U_T - I^2 R^2 (V, A, Q) (1)$$

kde U_S je napájecí napětí střídavé, U_T je napětí na transduktoru, U_R je napětí na zatěžovacím odporu R , I střídavý proud transduktorem, R je zatěžovací odpor. Vzorec platí pro efektivní hodnoty proudu i napětí.

Pro dané napájecí napětí U_S a daný odpor R na př. $U_S = 30$ V, $R = 260 \Omega$, můžeme do diagramu (obraz 6) zakreslit pracovní křivku tak, že každý bod na ni

Ing. Josef ČAJKA

Magnetické zesilovače bývají sice po-važovány za poměrně nové zařízení, vznikly však už počátkem tohoto století (1903). Byly tenkrát nedokonalé a uplatnily se proto jen jako měnitelná impedance pro regulaci jevištního osvětlení, kdežto vlastní zesilovací techniku ovládaly zesilovače elektronkové. Tepře vznik sli-tin o veliké permeabilitě (Mihara v Japonsku) a zdokonalení suchých usměrňovačů (Dr Grondahl) přinesly další vývoj magnetických zesilovačů. Na jejich významu pracovali zejména vědci ve Švédsku (Lamm), v Německu (Buchhold, Geiger, Krämer), v Americe (Fitz-Gerald) a v Anglii.

Němci používali magnetických zesilovačů u svých námořních jednotek, kde elektronková zařízení trpěla otřesy a chvěním. Za poslední výkdy jich používali též u servomechanismů k ovládání palebných zbraní a na př. i k automatickému řízení střely V-2.


Podstatou magnetického zesilovače je *sycená tlumivka*, zvaná též *transduktor*, která nesmí mít vzduchovou mezeru a má v zásadě vždy dva magnetické obvody: jeden se střídavou, druhý se stejnosměrnou magnetomotorickou silou. Část jádra je vždy společná oběma obvodům.

Na obrazu 1 je schema transduktoru se dvěma jádry. Jiná provedení jsou na obrazu 2 (transduktor tlisloupkový) a na obrazu 3 (transduktor čtyrsoulupkový). Každý transduktor má *střídavé vinutí*, rozdělené na dvě stejné části a zapojené za sebe anebo paralelně, a *stejnosměrné řídící vinutí*, rozdělené rovněž na dvě stejné poloviny, jež jsou zapojeny vždy v sérii tak, aby se zrušila střídavá napětí v nich indukovaná. V sérii se střídavým vinutím bývá zapojen pracovní odporník R buď přímo, anebo se selenovým usměrňovačem. Máme pak zesilovač buď se střídavým anebo stejnosměrným výstupem.


Pro výklad funkce magnetického zesilovače (obraz 1) předpokládejme, že materiál jader, která musí být magneticky shodná, má zidealizovanou magnetizační křivku podle obrazu 4. Je patrné, že dokud se jádro nenasycí, bude mít nekonečně velkou permeabilitu (smeřnice křivky $H \rightarrow B$). Reaktance transduktoru bude rovněž nekonečně veliká, takže střídavým vinutím nepoteče proud.

Poteče-li stejnosměrným vinutím z proud i , což representuje magnetomoto-

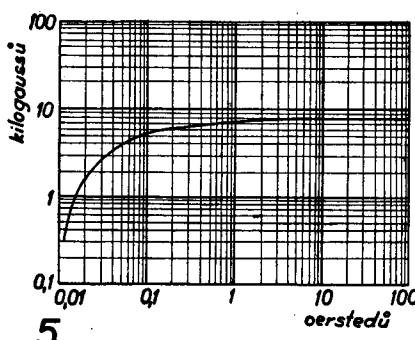rickou sílu i.z., obě jádra transduktoru se magneticky nasycí. Pracovní bod (obraz 4) bude pro levé jádro ($-i.z.$) v b, pro pravé jádro ($+i.z.$) v a. Bude-li nyní střídavý proud I narůstat ve směru označeném na obrázku 1 šipkou, v levém jádru roste magnetomotorická síla, ale magnetický tok se nemění, neboť jádro je nasyceno a jeho vinutí Z bude mít reaktanci nula, protože při hodnotě na



5.

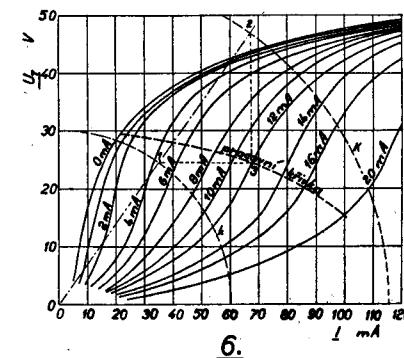

Obraz 5. Magnetizační charakteristika slitiny umětal s velkou počáteční permeabilitou.

Obraz 6. Grafická konstrukce pracovní křivky.

sycení je permeabilita nulová. V pravém jádru působí magnetomotorické síly stejnosměrného a střídavého vinutí proti sobě, takže se jimi vyvolané magnetické toky odčítají a proud I naroste okamžitě právě na hodnotu, kdy amperzávitý Z st obvodu vykompensuje amperzávitý z stejnosměrného obvodu. Magnetický tok se v tom okamžiku mění skokem z hodnoty

musí vyhovovat vztahu (1). Grafická konstrukce křivky je na obraze 6. Poloměrem $U_s = 30$ V opíšeme kružnici k se středem v počátku souřadnic 0. Vypočítáme vztah $U_s/R = 30/260 = 0,115 \text{ A} = 115 \text{ mA}$, a tímto poloměrem opíšeme druhou kružnici K , rovněž se středem v počátku. Počátkem vede libovolnou přímku, na př. 02, která protne kružnici k v bodě 1 a kružnici K v bodě 2. V bodě 1 uděláme rovnoběžku s osou I , v bodě 2 rovnoběžku s osou U_T . Průsečík těchto přímek udává pracovní bod 3. Spojnice řady pracovních bodů nám udává pracovní křivku (elipsu).

Z pracovní křivky stanovíme snadno charakteristiku transduktoru tak, že vyneseme závislost I na i pro pracovní křivku. Charakteristika je na obraze 7. Je to charakteristika neutrálního transduktoru, který reaguje stejně na impulsy obojí polarity.

Abychom zvětšili zesílení, můžeme u magnetického zesilovače zavést zpětnou vazbu, jak je to naznačeno na obraze 8. Zesílený proud usměrníme a vedení do zvětšujícího zpětnovazebního vinutí, jež je zapojeno souhlasně s ovládacím vinutím, takže k ampérzátímu iz se připočtuje ampérzátivitum NI . Je tedy zpětnovazební magnetizace úměrná proudu I a lze ji do charakteristiky (obraz 7) nakreslit jako přímku OD , jejíž směrnice je dána poměrem $tga = z/N$.

Z obrázku je patrné, že při $i = 0$ nastane proud I na hodnotu OB , jež je podstatně větší než OA , t. j. malový proud bez zpětné vazby. Abychom dosáhli původního proudu OA , opatříme transduktor ještě jedním, tak zv. kompenсаčním vinutím o n závitech, které zapojíme tak, aby jeho mmsa při stálém proudu I působila proti magnetomotorické síle ovládajícího a zpětnovazebního vinutí. Bude-li

$$\frac{in}{z} = OG,$$


pak bude pro $i = 0$ opět $I = OA$ a přímka OD se posune od OG doleva. Nyní stačí na př. ovládací proud $CF = HE$, místo původního signálu CE při zapojení bez zpětné vazby, aby zesílený proud I nabyl hodnoty OC . Zpětnovazební vinuti nahradí totiž v tomto případě ovládací proud CH . Charakteristika zesilovače se pak změní (obraz 7) na čárkovanou křivku, která bude mnohem strmější. Zpětná vazba nemá být však tak veliká, až by se zesilovač stal nestabilním.

Někdy požadujeme, abychom při nulovém signálu obdrželi nulové výstupní napětí a aby zesilovač reagoval na polaritu vstupního signálu. Pak můžeme použít dvojčinného zapojení na obraze 9 se stejnosměrným výstupem. Jsou to dva transduktory, napájené odděleně dvěma sekundárními vinutími napájecího transformátoru. Zpětnovazební vinuti N jednoho transduktoru působí ve shodném smyslu jako ovládací vinutí z , zatím co u druhého transduktoru působí opačně. Nechte-li ovládacím vinutím z žádný signál, budou mít oba transduktory stejnou reaktanci a přes stejně odpory r protokou stejné proudy, napětí na odporech budou stejná a výstupní svorky budou mít stejný potenciál. Má-li vstupní proud určitou velikost, v jednom transduktoru proud stoupne, v druhém klesne a na výstupních svorkách se objeví napětí, které je rozdílem napětí na odporech r a jehož polarita je závislá na polaritě vstupního signálu (směru ss řídícího proudu).

V současné době nejsou ještě magnetické zesilovače dokonalým zařízením. Jsou dosud ve stadiu vývoje asi jako elektronka před dvaceti léty. Mají totiž dosud dvě vady, a to, že reagují relativně pomalu což je vlastní všem obvodům se značnou indukčností, a že jsou účinné jen s materiálem o značné permeabilitě. Osvědčily se však výborně v regulačních zařízeních a lze soudit, že obor jejich použití se ještě mnohonásobně rozšíří.

Literatura:


1. S. E. Tweedy: Magnetic Amplifiers. — Electronic Engineering, 20, 1948, 240 + 241, str. 38 + 43, 84 + 88.
2. A. S. Fitz-Gerald: Magnetic Amplifier Circuits Neutral Type. Journal of the Franklin Institute, 244, 1947, 4, str. 249 + 265.
3. W. E. Greene: Applications of Magnetic Amplifiers. Electronics, 1947, srpen, strana 124 + 128.

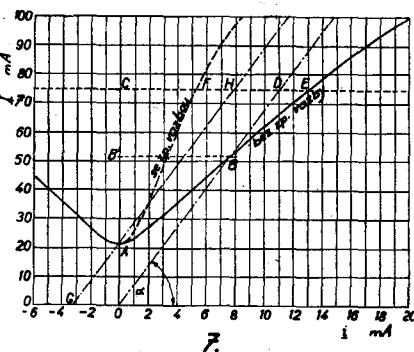

Obrázek 7. Charakteristika magnetického zesilovače $I = f(i)$ bez zpětné vazby, a výklad činnosti ze zpětnou vazbou.

Obrázek 8. Transduktor se čtyřmi obvody (navíc zpětnovazební a kompenсаční).

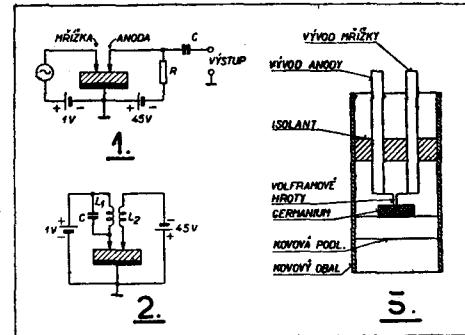Obrázek 9. Magnetický zesilovač polarisovaný, který reaguje na velikost i směr budicího proudu i.



KONEC ELEKTRONEK?

Krystalový „detektor“, který zesiluje a osculuje.


Objev elektronky podnítil neobyčejný rozmach radiotechniky, který právě probíráme. Dlouho se zdálo, že její význam nemůže být otevřen. Zprávy, které občas proběhly tiskem, o vynálezu zesilovače, které nahradí elektronku a odstraní tak její největší nevýhodu, totiž značné anodové napětí a potřebu energie pro žhavení kathody, ukázaly se vždy klamnými. Tím zajímavější je zpráva z pramene zcela věrohodného — z laboratoře Bell Telephone, že se podařilo upravit starý známý krystalový detektor tak, že také zesiluje jako elektronka.

Při výzkumných pracích na krystalových detektorech podařilo se trojici vědců jmenovaných laboratoří, Dr W. Shockleyovi, Dr W. Brattainovi a J. Bardeenovi prozkoumat děje v krystalových detektorech a vytvořit teorii, podle níž zpětný proud detektoru (proud ve směru, ve kterém detektor obvykle nepropouští) je možno v širokých mezech ovládat malým pomocným napětím, které se přivede do největší blízkosti kovového hrotu, který se dotýká povrchu krystalu. Na této myšlence vznikla první „studená“ trioda, jejíž schéma je na obraze 8. Krystalový detektor, podobný v provedení t. zv. „studeným“ diodám, využitým během války pro práci s nejvyšším kmitočty (na př. Sylvania 1N34) má ve vzdálenosti asi 0,05 mm dva wolframové hroty, které se dotýkají povrchu polovodičové krystalické látky (t. zv. krystalu, zde germanium). Jeden hrot má záporné napětí asi 45 V, takže normálně zatěžovacím odporem R prochází jen nepatrný zpětný proud. Můžeme jej pokládat za anodu této studené triody, která byla nazvána transistor. Druhý hrot má malé kladné předpětí (asi 1 V) a přivádí se na něj napětí, které má být zesíleno — je tedy jakousi pracovní mřížkou. Malé záporné předpětí způsobené přívaděným napětím, vytváří značné změny zpětného proudu a tím změny úbytku na pracovním odporu R . „Krystalový detektor“ tedy zesiluje. Zesílení těchto prvních pokusních modelů bylo asi 10, při čemž vstupní impedance je rádu 1000 Ω a výstupní rádu 0,1 $M\Omega$. Budou tedy obvody s transistorem jiné než zapojení s elektronkami.

Aby prokázali použitelnost transistorů pro běžné účely, vypracovali jmenovaní pracovníci dva běžné superhety dnešní výroby a část televizního zesilovače obrazu pro použití transistorů na všech stupních. Přístroje pracovaly bez závady. S pokusními modely bylo dosaženo dobrého zesílení až do 10 Mc/s a výkonu až 50 mW.

Je tedy naděje, že v dohledné době ustoupí alešpon z přijímačů elektronky, a že budou nahrazeny prostými trubíbkami velikosti nejméně odporní se dvěma nebo třemi vývody, součástkami, které nepotřebují vakuu, složité a dražé kathody, ani žhavicí proud a vysoké napětí anodové. (Radio Craft, červenec, srpen, září 1948.)

O. Horna.

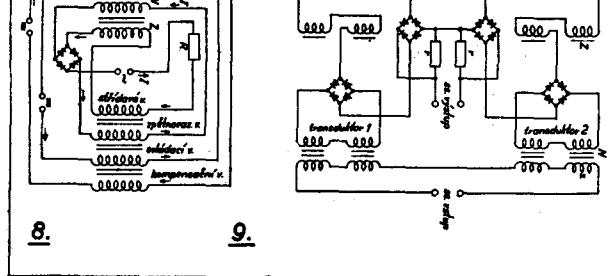

PHASITRON

Elektronka k přímé demodulaci kmitočtově modulovaného signálu a nové cesty nf zesilovací techniky

Oba známé a rozšířené demodulační kmitočtově modulovaného signálu (FM) převádějí jej nejprve na AM a teprve potom na nf signál. Diskriminátor Forster-Seeley je sice spolehlivý, ale nákladný, protože potřebuje dvě, většinou všechny tři elektromky, které nezesilují (1 až 2 limity a vlastní diskriminátor). Jednoduchý poměrový detektor nepotlačuje zase dlouhotrvající poruchy a jeho účinnost je poloviční než obvod Forster-Seeleyho. Účinnost je bolestivým problémem u obou zapojení. Z v signálu rádu 1 volt (i 10 voltů) dávají nf výstup rádu 0,1 voltu. Oba obvody jsou citlivé na správné nastavení, které leží již na hranici dnešních výrobních postupů. Tím se přijimač dál zdražuje a nevyhnutelně malé odchyly od správného nastavení zhoršují účinnost a rychlosť všechchny výhody, pro něž FM došla obliby. Nemí proto divu, že problém demodulace FM se zabývá několik předních laboratoří. Z nejzajímavějších jeho řešení je britský patent čís. 558 038 J. A. Sargrova, který je založen zcela novým směrem.

Vazba prostorovým nábojem


Princip Sargroveova demodulačního spoluživí na elektronové vazbě mezi dvěma pracovními mřížkami ve směšovací hexodě, která působí starostí dnešním konstrukčním směšovacích elektronkách a omezuje použití multiplikativního směšování do kmitočtu asi 50 Mc/s. Abychom pochopili podstatu, povšimněme si druh, které opisují elektrony v běžné směšovací hexodě. Mřížky 1. a 3. nechť mají zatím malá záporná napětí tak veliká, aby netekl mřížkový proud, ale aby protékal obvyklý proud anodový (obraz 1). Elektrony, vyletující z katody, mají různé rychlosti. Nejpomalejší (dráha c) zabrzdí již záporný potenciál 1. mřížky a vrátí je na katodu. Tím vytvářejí v prostoru I. záporně nabité mřížek elektronů (prostorový náboj). Rychlejší elektrony prolétou první mřížkou, část jich zachytí urychlojící kladná mřížka 2. a vytváří tak mřížkový proud stříni mřížky (dráha a). Další sice prolétou, ale jsou zabrzdeny zápornou mřížkou 3. a při návratu na mřížku 2. vytvářejí druhý prostorový náboj, zvaný někdy virtuální kathoda (viz III.). Jen nejrychlejší proletí až do urychlojícího pole 4. mřížky a rozdělí se mezi ni a anodu (dráhy e, b' a'). Vzrostlé-li předpětí 3. mřížky tak, že žádný elektron se nedostane přes hráz jejího záporného náboje (anodový proud pustěné téci), vracejí se nejrychlejší elektrony do prostoru II., větší část jich dopadne na 2. mřížku (dráha e), některé však dosáhoun takové rychlosti, že překonají záporný náboj 1. mřížky a dopadnou až na ni. Protéká tedy pak i při záporném přepětí mřížkový proud I_{g1} (viz dráha d). Přítomnost zábrzděných elektronů v prostoru II. vytváří nový, při obyčejné funkci se nevyskytuje mřížek elektronů, který ještě zvětšuje mřížkový proud, protože nutí i elektrony dráhy a nebo i b' k dopadu na 1. mřížku.

Přivedeme-li na třetí mřížku dostatečně veliké napětí střídavé a volme-li pracovní bod tak, aby vrcholy jeho záporných půlvln uzavíraly průchod anodovému proudu (viz obraz 1A), dostává 1. mřížka v těchto okamžicích prudové impulsy, jejichž velikost závisí (v rozmezí pozorovaném) na čtvrti kmitočtu a na velikosti budicího napěti. Je tedy tento efekt mnohem

Obraz 1. Podstata zapojení směšovací hexody s vyznačenými dráhami elektronů. A - průběh anodového st proudu v závislosti na napětí třetí mřížky a času. B - průběh mřížkového proudu první mřížky v závislosti na času.

znatnější při kmitočtech 10 až 200 Mc/s než při menších. Druhá důležitá skutečnost je, že impulsy jsou pošípnuty v čase o $\frac{1}{4}$ periody budicího napěti (viz obraz 1B), čili vyjádřeno v obloukové mřížce o $3\pi/2$.

Jelí v obvodu první mřížky oscilační obvod (obraz 2), maladý alespoň přibližně na stejný kmitočet jako má napětí 3. mřížky, rozkmitá se vlivem prudových impulsů vnučenými kmity s kmitočtem napětí 3. mřížky. Jelí obvod přesně v resonanci s kmitočtem impulsů, je také napětí na L1C1 přesně ve fázi s prudovými impulsy, čili přesně o $3\pi/2$ za na-

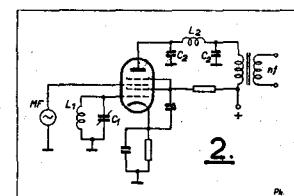

Obraz 2. Principiální zapojení phasitronu.

pětím třetí mřížky. Odchyluje-li se kmitočet impulsů na jednu nebo druhou stranu od resonance L1C1, předního nebo opožděuje se vektor napětí o úhel φ , který lze snadno stanovit z rovnice kmitavého obvodu, $Z = Ro/(1 - j \cdot 2xQ)$; $x = \Delta F/F$:

$$\tan \varphi = -2Q\Delta F/F, \quad (1)$$

$$\Delta F = F' - F, \quad (2)$$




Q je činitel jakosti obvodu, F' je vnučený kmitočet a

$$F = 1/(2\pi\sqrt{L1 \cdot C1}) \quad (3)$$

vlastní kmitočet obvodu L1C1. Vše se stane pochopitelněji, uvážme-li že jenom pro kmitočet vlastní má kmitavý obvod impedanci reálnou (ohmický odpór Ro), pro menší kmitočty než resonanční má impedanci se složkou indukční, pro větší se složkou kapacitní.

Početní rozbor.

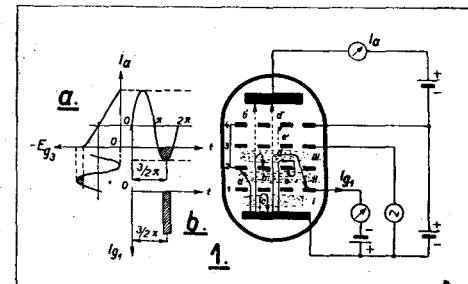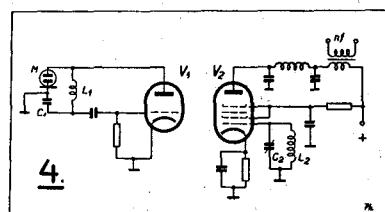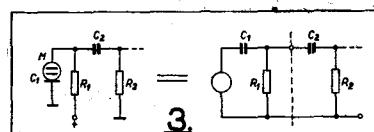Přijde-li na třetí mřížku signál e_3 , modulovaný frekvencí, jehož střední kmitočet $\Omega/2\pi$ je shodný s kmitočtem F (obvodu L1C1)



$$e_3 = A \sin(\Omega \cdot t + \frac{\Delta \Omega}{\omega} \cdot \sin \omega t) \quad (4)$$

(kde A je amplit. nosné vlny; $\Omega = 2\pi \cdot F$; $\Delta \Omega$ je max. frekvenční zdvih a ω je kruhový kmitočet modulačního signálu) začne obvod L1C1 kmitat vnučenými kmity s frekvenčí rovnou okamžité hodnotě kmitočtu napětí e_3 a s fázovým posunem φ , jehož velikost se mění s okamžitou odchylkou od středního kmitočtu F , tedy v rytmu sinu kolem střední hodnoty $3\pi/2$:

$$e_1 = B \cdot \sin(\Omega \cdot t + \frac{\Delta \Omega}{\omega} \sin \omega t - 3\pi/2 + \varphi \sin \omega t) \quad (5)$$

Střídavý anodový proud hexody má hodnotu

$$i_a = S \cdot e_1 \cdot e_3 \quad (6)$$

Z toho po dosazení ze vzorců (4) a (5) a po úpravě výjde

$$i_a = i_1 + i_2 = S \cdot A \cdot B \cdot [\sin(2 \cdot \Omega + 2 \cdot \frac{\Delta \Omega}{\omega} \sin \omega t) + \sin(\varphi \sin \omega t)] \quad (7)$$

Anodový proud má dvě složky. Vz složku i_1 , kterou lze jednoduchým obvodem vyfiltrovat (viz L2C2, obraz 2), a složku i_2 , závisou v čase jen na kmitočtu modulačního signálu. Dosazením do výrazu pro i_2 ze vzorce (1), při čemž lze položit

$$\sin \varphi = \tan \varphi \quad (8)$$

pro hodnoty menší než 0,2 s přesností větší než 1 %, upraví se výraz pro i_2

$$i_2 = S \cdot A \cdot B \cdot Q \cdot (\Delta F/F) \cdot \sin \omega t = k \cdot \Delta \Omega \sin \omega t \quad (9)$$

čili anodový proud má složku, která je přesně úměrná modulačnímu nf signálu. Obvod, zapojený podle obrazu 2, demoduluje tedy FM signál přímo. Hodnotu Q obvodu L1C1, potřebnou pro lineární (neskreslenou) demodulaci za připustného maximálního skreslení (při fortissimích) 1 %, lze stanovit ze vzorce (1) a (8)

$$Q = 0,1 \cdot F/\Delta F = 0,1 \cdot \Omega/\Delta \Omega \quad (10)$$

Phasitron, jak byl tento demodulační nazván, však odstraňuje nevýhody dosavadních zapojení. Nepotřebuje omezovač. Velikost vstupního signálu (amplituda A) je omezena na jedné straně zlomenou charakteristikou (cut-off), na druhé mřížkovým proudem (obraz 5, obvod elektronky V3) odporem $R8$, amplitudu B pomocného obvodu (zde L7C7) sice závisí na velikosti vstupního napětí, dá však stejným způsobem omezit na hodnotu, určenou na jedné straně zlomenou charakteristikou, na druhé mřížkovým proudem odporem $R11$. Demodulátor je tedy v širokých mezích necitlivý na velikost signálu. Je rovněž necitlivý na malá rozdílně jednoduchého obvodu L7C7, protože malé odchyly působí jen změnu klidového

Obraz 3. Zapojení a náhradní schéma kondenzátorového mikrofonu. Filtr C1-R1 zeslabuje malé kmitočty.

Obraz 4. Zapojení phasitronu s kondenzátorovým mikrofonem. Elektronka V1 je oscilační, modulovaná kondenzátorovým mikrofonem M, V2 je detekční a koncová. V1 a V2 je trioda hexoda ECH33 (totožná až na oběžku s ECH3).

vého anodového proudu (t. j. ve výrazu pro ss se objeví ss člen), neptusobí však skreslení nebo pronikání poruch do nf části. Jednoduchý obvod je možno mnohem snázší přesně a stabilně sestavit než pásmový filtr s velmi kritickou vazbou pro diskriminátor. Pouhou volbou činitele Q (viz výraz 10) je možno linearitu nebo účinnost nastavit na praktickou hodnotu, při čemž lze dosáhnout i s velmi účinným obvodem linearity pod 1% (viz obrázek 6), tedy daleko více, než nejlépe vyvážené diskriminátory. Účinnost obvodu je veliká. Na sekundáru výstupu trafa T_3 je možno odebírat neskreslený výkon asi 50 mW, čili tolik, kolik postačí pro pokojový poslech na běžný reproduktor.


Přes všechny tyto výhody nehodí se však phasitron v původní podobě pro demodulaci v FM přijimačích. Jeho tvůrce totiž používá běžné směšovací hexody (hexodová část ECH33), které ani při vhodné volbě pracovního bodu a napětí stínicí mřížky není možno zkrátit exponeční charakteristiku tak, aby elektronika omezovala napětí menší než 20 V eff. Pro tento účel byla však v USA vyvinuta elektronka speciální (s mřížními odchylkami od původního principu, diktovanými asi hlavně patentovými důvody), a to FM-1000, o které podáme zprávu zvlášť. V původní podobě bylo však zapojení použito v nových reproduktérních a záznamových nf zařízeních.

Kmitočtová modulace v tónových obvodech.

Moderní metody pro záznam zvuku s vysokou věrností kladou značné požadavky na nf zesilovače, které musí přenést bez amplitudového, frekvenciálního a fázového skreslení pásmo v šířce osm oktát. Zesilovače musí mít při tom veliký zisk, aby zesílily slabé napětí z akusto-elektrických transformátorů (mikrofonů), musí však být současně dobré tlumení, aby v nich nenastávaly zakmitávací pochody ani při největších kmitočtech, dále musí být prosty bručení a vlastního šumu. Tyto podmínky lze splnit těžko a s velkým nákladem. Konstrukci znesnadňuje okolnost, že jakostní mikrofony dají napětí řádu milivoltů. Problém zabrábit vmodulování sítového bručení nebo elektrických výbojů při spinání větších spotřebičů, je skutečně těžký, hlavně ve studiích filmových a televizních, kde jsou stovky metrů silnoproudě instalace a velké výkony. Také šum vstupních elektromek je při malých vstupních napětích a širokém frekvenciálním rozsahu velkým problémem při jejich konstrukci.

Pro nejvyšší požadavky vyhovují dnes, kromě zatím nevyzkoušených mikrofonů elektronkových, jen mikrofony kondensátorové, které lze postavit dostatečně malé, s lehkou membránou, dobré tlumené a s potřebným kmitočtovým rozsahem. I zde jsou však hranice. Má-li být tento mikrofon účinný a má-li mít nejširší kmitočtový rozsah, vychází jeho kapacita C_1 malá (viz obrázek 3). Dolní hranice je zde však dáná jednak jakostí izolace, oddělující jeho jednu elektrodu, jednak izolací kondensátoru C_2 . Z náhradního schématu (obrazek 3 vlevo) vidíme, že kondensátor C_1 s odporem R_1 tvoří filtr, zlepšující nízké kmitočty. Zeslabení lze omezit na přípustnou míru jen použitím R_1 a R_2 řádu 100 MΩ, což vyžaduje speciální elektronky. Tyto nesnáze odstraňuje známé zapojení na obrázku 4, kde kondensátorový mikrofon působí jako jednoduchý kmitočtový modulátor (obvod $L1C1M$ — Colpittsův oscilátor). Změny kapacity kondensátorového mikrofonu kmitočtově modulují nosnou vlnu asi 34 Mc/s. (Napájení obvodu ss proudem není v obrázku značeno; mikrofon však nepotřebuje ss předpřetí.) Protože se zde prá-

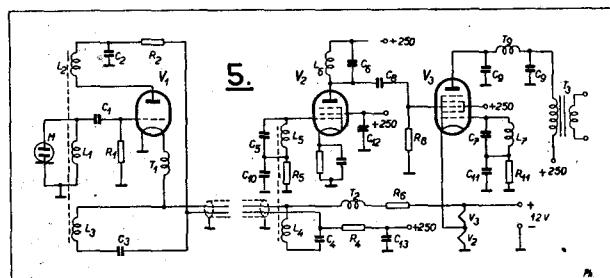Obrazek 5. Schema mikrofoničního zesilovače. Obvod V1 (FM-oscilátor) je vestavěn do mikrofoničního pouzdra. V2 je první limiter a zdvojovač, V3 je druhý limiter, phasitron a výstupní zesilovač. V1 elektronka typu DF71, V2 - EF36, V3 - hexodová část ECH33.



cuje s vysokým středním napětím (asi 30 V eff), neuplatňuje se vstupní šum elektromek, kmitočtová modulace je necitlivá na amplitudové poruhy a tudíž i na vmodulované bručení a jiskrová rušení při spinání silnoproudých zařízení. Pásmo, které se musí zesilovat, se zúží v rozsahu osmi oktát (u obvyklých nf. zesilovačů) na relativně úzké pásmo kolem nosného kmitočtu, které lze snadno bez skreslení dále zesilit.

Demodulaci provede phasitron (elektronka V2), který je s to dodat výstupní výkon až 50 mW, což stačí (nejen pro pokojový poslech, ale hlavně) pro plné využití moderních záznamových zařízení optických a magnetických. Při tom vlastní zesilovač obsahuje jedinou elektronku, triodu-hexodu ECH33.

Zapojení podle obr. 4 se sice přímo pro mikrofon nepoužívá, hodí se však dobré pro kondenzátorovou přenosku. Pro filmove ateliéry profesionální bylo vyvinuto za spolupráce firmy Leavers, Rich & Co., Ltd. zapojení, které je na obrázku 5. Miniaturní elektronka V1 je vmontována i s mikrofonem a oscilačním obvodem přímo do mikrofoničního pouzdra a pracuje jako FM oscilátor na kmitočtu 17 Mc/s (kmitočet je zvolen s ohledem na dnešní mikrofony, které mají poměrně značnou kapacitu). Napětí oscilačního je vedené dvoužilovým stíněným kabelem, kterým se současně přivádí anodové a žhavicí napětí pro elektronku, na vstup elektronky V2, která současně slouží jako první limiter, zesilovač a zdvojovač kmitočtu. Demodulace je provedena v elektronce V3, která tvoří také druhý limiter (viz C8R8 a C11R11) a současně budí zařízení pro optický záznam zvuku. Pozornost zaslouží vtipné řešení napájení V1. Jedna žila kabelu přivádí anodové napětí, druhá žhavici. Aby žhavicí napětí (0,83 V) nekolisalo při různých délkách kabelu, odebírá se přímo ze žhavicí napětí (12 V) pro elektronky V2 a V3 přes velký odpor R_6 . Odpor stíněného kabelu je proto R_6 zanedbatelný, a jeho délka nemá vlivu na žhavicí napětí V1. Jak ukázaly zkoušky, je tento zdánlivě choulostivý obvod značně stabilní a po nastavení oscilačního a


resonančních obvodů není zapotřebí po několika set provozních hodin doladování, i když se používají různých kabelů a mikrofon se přemisťuje.

Ještě jedna možnost se zde naskytá, tož použítí bez kabelu. Doplní-li se oscilátor (V1) malými bateriemi a krátkou antenou, nemusí se vůbec používat spojovacího kabelu, mikrofon se promění v malý vysílač s dosahem asi 500 m ($\frac{1}{4}$ W výkonu), který jistě naleze uplatnění při reportážích. (V Británii uvažují již úřady o přidělení zvláštních vlnových délek pro tyto účely.) Otakar Horák.

Prameny: Podkladem tohoto článku je referát ze zasedání The British Kinematograph Society ze dne 10. března 1948, otiskněný v separátu z časopisu British Kinematography 1948, č. 6. Zprávu přednesl a zařízení předvedl J. A. Sargrove, N. Leevers a D. A. Ball.

Zesilovač s uzemněnou anodou

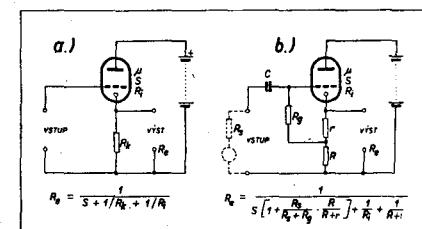
J. Mc.G. Soverby upozorňuje v zářijovém čísle Wireless World, že na rozdíl od obecně zapojení tohoto zesilovače (obrazek a), jehož výstupní odpór je dán paralelním spojením odporů kathodového, vnitřního elektronky a výrazu 1/strmost, je v běžně používaném zapojení podle obrázku b) od-



por jiný, závislý na odporu R_g zdroje, připojeného na vstup. Dokud je $R_g \ll R$ je R prakticky shodný s výsledkem vzorce u a), poté však podstatně roste, jak lze doložit výpočtem podle vzorce u b) pro zvolené hodnoty. Toto je zapotřebí dbát při používání „kathodového sledovače“ v individuálních úpravách a obvodech. P

Přepinač řízený na dálku

Tento výrobek firmy G. H. Leland je možné ovládat elektrickým tlačítkem na dálku. Je to obvyklý hvězdicový přepinač, na jehož hřídeli je elektromagnet, který při tlačení kotvou posune rohatku přepinače o jeden zub. Elektromagnet se napájí 4 V stejnosměrného proudu (usměrněním žhavicího napětí elektronky) a obsluhuje se zvonkovým tlačítkem. Přepinač je možné obdržet ve všech kombinacích a hodí se hlavně pro dálkovou obsluhu přijimačů a pro přepínání ve vysílačích, kde přepinače musí být umístěny pokud možno nejbliže obvodů, a jejich mechanické spojení na jeden hřídel není možné. (QST, srpen 1948, str. 89.) -rn-

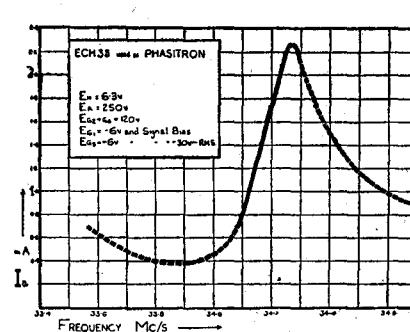

NOVÉ ÚPRAVY ELEKTRONEK

Čtvero ukázek méně obvyklého využití elektronek, zčásti podstatně odlišného od běžných, dnes už téměř klasických způsobů, otevírá další rozsáhlé perspektivy možnosti elektroniky.

Omezovač, diskriminátor a nf zesilovač v jedné elektronce FM-1000

Dr R. Adler sestrojil pro fu Zenith-Radio novou poměrně velmi složitou elektronku, která demoduluje kmitočtovou modulaci a zastane i funkci limitera a nf zesilovače (obraz 1). Využívá elektronové optiky. Z kathody K vychází proud elektronu, který je soustředěn destičkami D1 a kladnou elektrodou S1 do úzkého paprsku. FM signál je přiveden na první mřížku, G1. Dokud je na mřížce kladná půlvlna, prochází elektronový paprsek přímo přes její pole na anodu. Velikost kladného napětí mřížky nemá vlivu na velikost anodového proudu, protože množství elektronů paprsku je určeno D1, S1 a D2. Přestoupí-li napětí záporné půlvlny určitou hodnotu, vytvoří se před malým otvorem v S1 elektronový mrak, který rozptýlí elektronu svažku a vychýlí je z dráhy, takže místo, aby prošly okénkem v S1 dopadnou na elektrodu S1. Rozptýlené elektronu, které by se snad dostaly za S1, jsou vráceny D1 zpět. Anodový proud je tedy nulový, protože na anodu nedopadá žádný elektron. Tato část elektronky působí tedy jako velmi účinný omezovač (limiter), protože všechna st napětí, větší na 1 V eff., promění v obdělníkové impulsy anodového proudu, které jsou na velikosti vstupního napětí zcela nezávislé.


V okamžicích, kdy elektronový paprsek prochází G1, je dále soustředěn elektrodom S2 a D3, a s velikou energií vystřelen proti mřížce G2, která má malé záporné napětí. Část elektronu překoná záporný potenciál G2, vytvárá proud v jejím obvodu a tím roznáší obvod C1-L1. Pokud má vstupní napětí na G1 stejný kmitočet jako je resonanční L1-C1, je napětí na L1-C1 přesné o 90° za napětím G1. Kolísání kmitočtu G1, kolísá také fáze napětí na L1-C1 a v jejím rytmu také anodový proud. Zařazením odporu Ra do anodového obvodu promění se kolísání anodového proudu, které je závislé na kolísání kmitočtu a tedy na kmitočtové modulaci signálu na G1, na st napětí, přímo úměrné modulačnímu signálu, elektronka tedy demoduluje FM. Princip je stejný jako u phasitronu (viz strana 258), kde je také rozbor činnosti.

FM-1000, jak byla tato elektronka označena, ušetří v každém přijimači dvě až čtyři elektronky (1 až 2 limity, diskriminátor a nf předzesilovač) a složitý, choulostivý a drahý mf transformátor diskriminátoru. Při tom je její funkce značně dokonalější než běžných zapojení. Fa Zenith si slibuje od ní zjednodušení a zlevnění svých přijimačů. — (Radio Craft, srpen 1948, str. 71.)

Zdokonalená pentoda

Pentoda, která je schopna zesílit napětí několik tisícíkrát, byla patentována v USA pod číslem 2 426 681 fou Zenith. Od obvyklé pentody se liší hustším vinutím třetí mřížky, která je poněkud větší než anoda. Zapojení elektronky je na obrazu 2. Signál, přiváděný na první mřížku, je nejprve zesílen v části „kathoda — první mřížka“ jako v triodě. Z neblízkového odporu druhé mřížky, R1, je veden přes C1 na třetí mřížku, a je opět zesílen v části „virtuální kathoda — třetí mřížka — anoda“. Elektronka působí

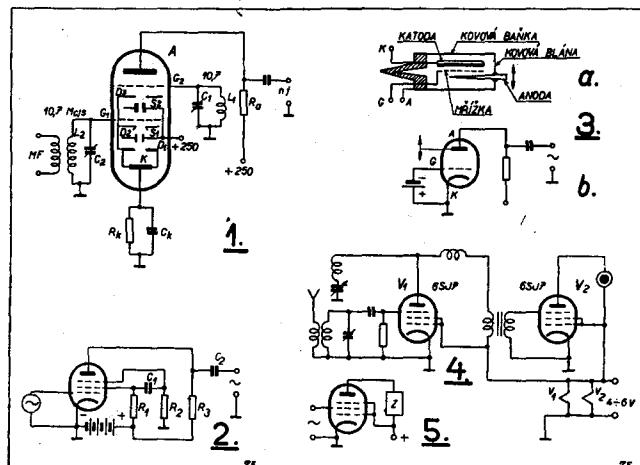Obraz 1. Demodulační elektronka pro FM. — Obraz 2. Pentoda se ziskem až několik tisíc. — Obraz 3. A - příruček elektronkou-mikrofonem, B - její zapojení. — Obraz 4. Běžné pentody typu 6S7J (EF6) je možno zapojit jako dvoumřížkové; pracují pak s anodovým napětím 6 V. — Obraz 5. Zapojení běžné pentody jako „dvoumřížkové“



tedy jako dvě triody za sebou. Zesílení však podporuje pozitivní zpětná vazba, která v ní vzniká. Zvětší-li se totiž záporné předpětí třetí mřížky, zmenší se anodový proud a tím se zvětší proud druhé mřížky. Zvětšení jejího proudu zvětší spád na R1 a tím zvětší okamžitou hodnotu zápor. napětí na třetí mřížce, čímž se opět zvětší proud druhé mřížky. Vhodnou volbou R1, C1 a R2 se dosáhne stability, takže elektronka nemusí vlastní kmity a zpětná vazba jen zvětší celkový zisk. Konstruktér elektronky, R. Adler, tvrdí, že se vstupním napětím řádu mV lze dosáhnout výstupu řádu 10 V, o způsobu použití neprozrazuje však nic. — (Radio Craft, červen 1948, str. 64.)

Elektronka - mikrofon

Vlastnosti elektronky jsou určeny rozdíly a vzdálenostmi elektrod. Myšlenka měnit některou z těchto vzdáleností tlakem dopadajících zvukových vln a tím měnit anodový proud elektronky, čili převádět tímto způsobem energii akustickou na elektrickou, je stará. Byla v různých obměnách několikrát patentována. Dosud se však nepodařilo sestrojit blánu dostatečně pevnou, aby vydržela přetík venkovního vzduchu, a byla při tom dostatečně pružná, aby reagovala na nepatrné akustické tlaky.

Problém vyřešila teprve nyní fa RCA. Úpravu vidíte na obrazu 3A. Je to kovová trubice na jedné straně zatavená sklem, na druhé straně uzavřená tenkou ocelovou blánou. V trubici je neprůstřízlivá kathoda, mřížka a anoda tvaru gramofonové jehly, která je přivázena na silnějším konci do kovové blánky. Jelikož průměr elektronky je jen několik milimetrů, je celkový tlak na blánu malý a může proto být značně tenká a proto pružná. Firma vyrobila s touto elektronkovou přenoskou a mikrofon, které mají velikou citlivost a široký kmitočtový rozsah. Na př. mikrofon dodává stejně napětí jako nejúčinnější uhlikový, ale jeho charakteristika je rovná mezi 0 až 10 kc/s. Je také zjednodušený a může být použit i v oblasti akustického pole v okolí. Jelikož tento mikrofon může zaznamenávat i nejpomalejší změny tlaku, je možno ho použít ve vhodném uspořádání též jako velmi citlivé měřítko tlaku vzduchu (barometru) a kapaliny. (Radio Craft, červenec 1948, str. 36.)

Dvoumřížkové elektronky

Že běžné elektronky (nepřímo žhavené) pracují i s anodovým napětím 28 V, o tom nás přesvědčil malý, 8elektronkový superhet amerického leteckého, který používal palubního napětí 28 V ss jako žhaveního i anodového zdroje. Jeden americký ama-

ter však napájel svou krátkovlnnou dvojkou přímo z automobilového akumulátoru 6 V. Jak to udělal, vidíte na obrazu 4. Spojil řídící a stínící mřížku a připojil je na kladné napětí. Vyvedené brzdící mřížky použil jako řídící a proměnil tak pentodu 6S7J (asi jako EF6) na starou známou dvoumřížkovou triodu, která se spojuje s anodovým napětím 4 až 6 V. Po-slech je ovšem pouze na sluchátka. Terman udává ještě jedno řešení, které promění pentodu na „dvoumřížkovou“ tetrodu (obraz 5). První mřížku je připojena na kladný potenciál a ruší prostorový náboj, druhá (původně stínící) slouží jako pracovní, třetí (brzdící) jako stínící. Toto zapojení pracuje rovněž od 4 V, elektronka má však větší vnitřní odpor i zesilovací činitel. — (Radio Craft, srpen 1948, str. 61; Terman, Radio Engineers' Handbook, vydání 1943, str. 317.) O. Horna.

Zajímavá zapojení

Subminiaturní vysílače pro 144 Mc/s

Cleco Brunetti, který byl během války pověřen National Bureau of Standards výzkumem a vývojem techniky tištěných obvodů pro proximity fuse, zkonstruoval na základě všechny výzkumů několik přijímačů a vysílačů rozměrů skutečně subminiaturních (viz Proc. I.R.E., jeden 1948, str. 121 a Radio Craft, duben 1948, str. 28). Z řady těchto přístrojů vybrali jsme schématu dvou vysílačů pro pásmo 144 Mc/s, které jsou i s mikrofonem a zdroji vestavěny do krabiček rozměrů asi $5 \times 5 \times 2$ cm a upraveny tak, že se nosí jako hodinky na ruce.

Na obrazu 1. je schema vysílače s uhlikovým mikrofonem. Schema je tak prosté, že nepotřebuje výkladů: Je to obyčejný Hartleyův oscilátor s mřížkovou modulací, provedenou přímo mikrofonem přes mikrofonní transformátor. Cívky, kondenzátory a odpory jsou nakresleny stříbrem a grafitem přímo na baňce elektronky, takže vlastní vysílač je veliký asi jako tyčinka rouge.

Vysílač s krystalovým mikrofonem je na obrazu 2. Má dvě elektronky. Jedna je zapojena jako nf zesilovač a moduluje v mřížce druhou elektronku, zapojenou opět jako Hartleyův oscilátor. Cívky jsou opět kresleny na baňce, ostatní součásti nese destička rozměrů 5×2 cm. Ačkoliv přístroje nepoužívají anten, je jejich do-

sah asi 2 km a podle tvrzení autorova hodí se pro dorozumívání při pracích v terénu (zeměměřictví), v dolech nebo při velkých stavbách a montážích.


Jednoduchý VFO pro NBFM

Americkým amatérům bylo povoleno pracovat s kmitočtovou modulací s úzkým pásmem (NBFM) i na některých delších amatérských pásmech. Důsledek toho byl, že se v amatérských časopisech objevila řada vtipných zapojení, kterými je možno získat kmitočtovou modulaci skutečně „snadno a rychle“. Jedno z nejjednodušších zapojení frekvenčního modulátoru, který možno připojit na každý VFO (variable frequency oscillator, t. j. laditelný budič), potřebný pro způsob operace BK (break-in, volaná stanice přeladí na kmitočet stanice volající) vidíte na obrázku 3. (Viz QST, květen 1948, str. 40.)

Koncová tetroda 6V6 pracuje jako známý oscilátor tri-tet. Oscilační cívka mřížkového obvodu je pečlivě provedena a teplěně kompensována složeným kondensátorem 100 pF a kmitá na 3,5 Mc/s. Na kathodovou odbočku je připojena přes kondensátor 10 nF anoda elektronky 6J5 (asi jako AC2), na jejíž mřížku je z mikrofonového předzesilovače provedeno modulující napětí. V rytmu nf kmití mění se i vnitřní odpor elektronky a tím i tlumení mřížkové cívky oscilátoru. Změna velikosti tlumení (jak je možno přesvědčit se z rovnice kmitavého obvodu) způsobuje malou změnu rezonančního kmitočtu oscilačního obvodu a tím i kmitočtu oscilátoru. Modulační index (odpovídá hloubce modulace u AM) kontroluje se potenciometrem P1 — regulací přiváděného nf signálu. Jak ukázala kontrola osciloskopem, je tato modulace prostá amplitudové modulace, takže v budiči nemí potřeba omezujícího stupně. Za oscilátorem je zapojen potřebný počet zdvojovačů, kterými se dosáhne žádaného budičového kmitočtu a současně se zvětší v stejném poměru malý modulační index tohoto zapojení (první zdvojení nastává ovšem již v anodovém obvodu oscilátoru, který je naladěn na 7 Mc/s).

Reflexní zapojení mf zesilovače

V Evropě představuje dosud elektronka relativně nejdražší část rozhlasového přijímače. Proto nalezla takové obliby reflexní zapojení, která drahou elektronku využívají dvakrátké. Zapojení udržela se ve schématech lacinějších anglických přístrojů dodnes, i když ve zdokonalené formě. Jeden z těchto vtipných schematic je na obrázku 4, který představuje mf část přijímače anglické firmy KBBM typ 20

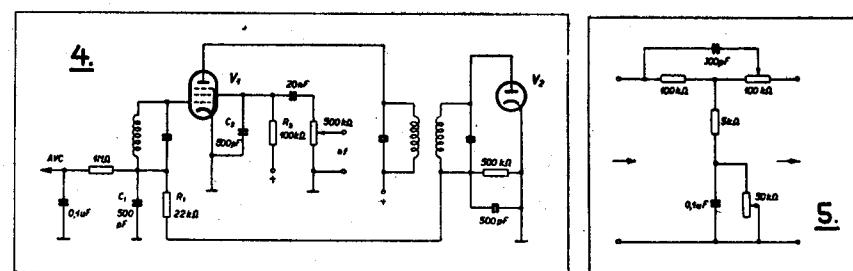

Obrázek 4. Elektronka V1 působí nejprve jako pentodový mf zesilovač, a její část, kathoda-mřížka-stínici mřížka, znova jako triodový mf zesilovač.


(Radio Craft, duben 1948, str. 26) a které nemá nechtost obvyklých reflexů. Elektronka, V1 je zapojena jako běžný mf zesilovač a detekce je provedena diodou V2 (v přístroji je použita EBF2). Nf napětí i ss napětí pro AVC vede se z jejího detektérského odporu zpět na mřížku V1, přes filtrační člen R1 C1, který sice odfiltruje vf, ale jelikož jeho mezní kmitočet je kolem 20 kc/s, nezeslabuje vysoké tóny. Odpor stínice mřížky je blokován

Obrázek 5. Zapojení korekčního člena pro zdůraznění (20 dB) basů i výsek pro připojení za triodu s malým vnitřním odporem.

zlepšuje vyrovnaní úniku, protože vlastně je regulován mf i nf zesilovač, a dále nezměnuje zisk elektronky ve funkci mf zesilovače pracovním odporem v anodovém obvodu a nezvětšuje škodlivé kapacity mezi anodovým a mřížkovým obvodem.

Zajímavý korekční člen

nalezli jsme v jednom americkém zesilovači (Radio Craft, duben 1948, str. 33, 35 a 62). Tvoří jej dva potenciometry, dva odpory a dva kondensátory (viz obrázek 5). Zdvihá nízké kmitočty o 20 dB při 60 c/s, vysoké o 20 dB při 10 kc/s. Zdůraznění výsek i hłoubek je možno nezávisle řídit potenciometry. Obvod však zeslabuje střední kmitočty o 26 dB, o tolik je tedy nutno zvětšit zisk zesilovače; vyžaduje to jeden triodový stupeň navíc. Hodnoty odpórů a kondensátorů jsou stanoveny tak, aby se mohl obvod připojit za triodový zesilovač s malým vnitřním odporem.

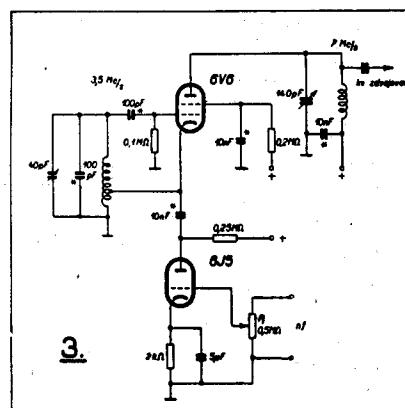


Obrázek 3. Zapojení VFO se ztrátovitou kmitočtovou modulací s úzkým pásmem. Mřížkový obvod má vlastní kmitočet v pásmu 3,5 Mc/s, který se v anod. obvodu zdvojuje na 7 Mc/s. Potenciometrem P1 se řídí modulační index.

rovněž pouze pro vf a působí pro nf jako anodový pracovní odpor triody, kterou tvoří cesta kathoda-mřížka-stínici mřížka pentody V1. Nf zesílení je asi 15. Zesílené napětí se potom vede přes kondensátor 20 nF na potenciometr regulátoru hlasitosti a odtud přímo do koncového stupně. Hlavní přednost tohoto zapojení spočívá v tom, že nezeslabuje vysoké kmitočty,

Od ferrocarty k ferrox-cube


V Revue technique Philips (prosinec 1946) popisuje J. N. Snook nový magnet. materiál, vypracovaný v laboratořích Philips v Eindhovenu. Jde zjevně o významné zdokonalení vlastnosti ferromagnetických jader pro výrobu mf cívky.

Dosud používané látky, odvozené ze základních prací (ferrocarty) byly složeny v podstatě ze železa a železových sloučenin, vázaných papírem nebo syntetickým pojilem. Nový materiál je směs ferritu se složením MFe_2O_4 , kde M značí dvojmocný kov. Hlavní předností je nepatrnná elektrická vodivost, asi 10^{-7} díl vodivosti čistého železa, takže i při značné počáteční permeabilitě lze udržet ztráty výstřívými proudy velmi malé: cívka pro 40 Mc/s s jakostí 16 má počáteční permeabilitu $\mu = 50$. Pro kmitočet menší než 500 kc/s lze vyrobít směs, která připočítá $\mu = 1000$. Horní mezery je poměrně nízká, u B = 1500 Gaussů. Mikroskopická zrnka ferritu kryrstalují v soustavě krychlové, odtud název „ferrocube“. Materiál se lisuje v jednoduché tvaru za sucha nebo s prchav. pojídly při ohřátí na 1000–1400°C, je to vylisování velmi tvrdý a dá se po případě opracovat broušením. — Z nového materiálu vyrobila jmenovaná firma nový tvar mf transformátoru s rozměry prům. 27 × 60 mm, s jakostí obvodů $Q = 140$ a faktorem vazby $k \times Q = 1,05$. Jsou zlepšeny ještě použitím nových kondenzátorů podoby asi 1 mm silného spojovacího drátu s kapacitou 23 pF na 1 cm délky, který zabírá při potřebných 115 pF jen 30 mm³ objemu, zatím co běžné silidové mají při téže kapacitě asi 2700 mm³ a keramické asi 250 mm³.

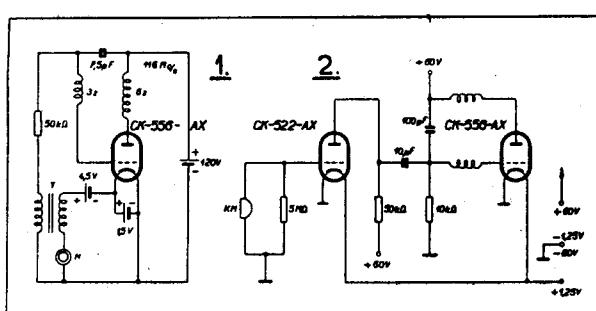

Obrázek 1. Subminiaturní vysílač s ulškovým mikrofonem. Cívky jsou nakresleny roztokem stříbra přímo na baňce průměru asi 12 mm a délka asi 25 mm.

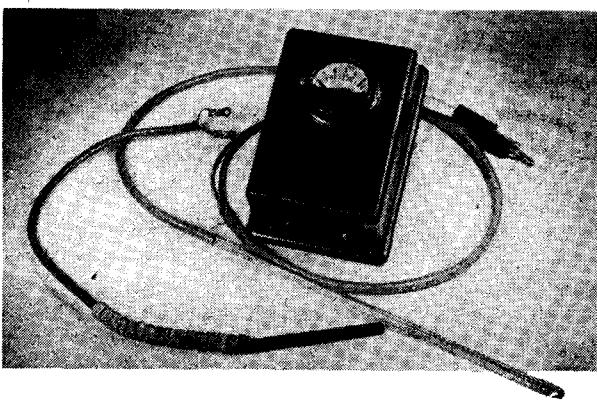Obrázek 2. Subminiaturní vysílač s krystalovým mikrofonem a s modulační elektronkou. Cívky jako prve.



DVA ELEKTRICKÉ ZPŮSOBY

A. Thermoelektrickým článkem

Ve dvou vodičích z různých kovů, na obou koncích spolu spojených, vznikne elektrický proud, mají-li spoje rozdílnou teplotu, obraz 1 (zjev Peltier-Thompsonův [3]). To je podstata tak zv. thermoelektrického článku. Vystavíme-li jeden spoj měřené teplotě t_1 a druhý udržujeme na známé konstantní teplotě t_2 , je vzniklá elektromotorická síla $E = f(t_1 - t_2)$. Velikost ems závisí jednak na rozdílu teplot, jednak na materiálu obou kovů; u některých článků je tať závislost přibližně lineární. (Tabulkou ems různých dvojic kovů při teplotním rozdílu 100°C , a grafické znázornění závislosti ems na rozdílu teplot $t_1 - t_2$ pro různé články v. [1].)

Je-li ems thermoelektrického článku E_mV , ukáže milivoltmetr napětí $e < E$, protože část napěti se spotřebuje na překonání odporu th. článku a přívodu. Je-li odpor milivoltmetru R , odpor článků a přívodu r , ukáže přístroj napětí $e = E \cdot R / (R + r)$ (viz obraz 2). Je tedy výhodné volit přístroj s větším vnitřním odporem, protože pak možná malá změna r (vlivem teploty, změnou délky přívodu a p.) má nepatrný vliv na údaj e . Změnil-li se vnitřní odpor přístroje za R_1 na R_2 (na př. přepnutím na větší rozsah), změní se souhlasně i údaj milivoltmetru na $e_1 = e_1 \cdot R_2(R_1 + r) / R_1(R_2 + r)$ (obraz 3).

Nejjednodušší způsob měření teploty je ten, když thermoelektrický článek je svými konci připojen přímo na svorky přístroje, které tvoří studený spoj s. s. (obraz 5). Jde-li o přesnější měření, udržuje se s. s. uměle na konstantní známé teplotě — třeba tak, že se uzavře do thermáláhu (obraz 6). Pro měření malých teplotních rozdílů sestavují se thermoelektrické články v baterii tak, aby se jejich napěti sčítala (seriově).

Měření ems thermoelektrického článku provádí se citlivým milivoltmetrem s rozsahem 10 až 30 mV, jehož stupnice může být cejchována přímo ve $^\circ\text{C}$ (provedení leteckých teploměrů v [2]). Pro praktickou potřebu se dobré hodí článek železo-konstantan (v dalším Fe-ko), který má poměrně velkou ems, asi $5,2 \text{ mV}/100^\circ\text{C}$. Lze jím měřit teploty trvale do 600°C . Charakteristika článku Fe-ko, téměř přímková, je na obrazu 4. Kladný pól článku tvoří železo.

Uprava thermoelektrického článku bývá přizpůsobena použití. Nejběžnější je tvar trubkový, kde jeden nebo oba dráty jsou izolované uloženy v trubce, buď kovové (na ochranu proti mechanickým a jiným vlivům), skleněné nebo keramické (viz obraz 7a, 7b). Jiný účelný tvar je na obrazu 7c, kde článek je prstenový a přisroubuje se pod svíčku spalovacího motoru (viz [2]). Další, amatérůvi běžná

Thermoelektrický teploměr, vyrobený z milivoltmetru z vojenského výrobců, a thermoelektrického článku železo - konstantanového, který vyhoví do 600°C .

$5,8 \Omega$, ale citlivostí vyhoví. Zato má vzdutovou mezeru proměnné šíře a citlivost proměnnou podle výchylky, takže při thermoelektrických měřeních je stupnice téměř rovnoramenná. Týž snímek ukazuje provedení dvou thermoočlánků teploměrných, jeden ve skleněné trubici, druhý v keramickém tělešku z pajetla.

Milan Balda

[1] Ing. Dr techn. V. Teyssier: Technická měření ve strojníctví, II. vydání 1947, str. 114/130.

[2] Mjr. RNDr Ing. T. Duda: Letecké přístroje, I. díl, s. 102/107.

[3] Dr F. Nachtikal: Technická fysika III. vyd. 1945, s. 428/433.

B. Změnou odporu

Při výrobcích vyrazeného materiálu se dostalo do rukou zájemců iž několik set teploměrných tělesek; množi z nich jistě uvítají popis a návod, co s tím.


K měření teploty tímto způsobem se používají odporových tělesek podle obrazu 1; jsou to v podstatě kovové, vodotěsné, po případě i plynотěsné uzavřené trubky, v nichž je na výšce z izolační hmoty navinut jistý, předem definovaný odpor, a to z takového materiálu, jehož teplotní činitel je známý a dostatečně velký.

Odpor závisí na teplotě vztahem

$$R_t = R_0 (1 + \alpha t + \beta t^2 + \dots),$$

kde R_t znamená odpor při teplotě t , R_0 odpor při 0°C . Součinitele α, β, \dots jsou dány složením kovu a jsou obvykle malé; zpravidla lze zanedbat již faktor βt^2 a všechny další. Vhodným složením slitiny lze dosáhnout v určitém rozmezí teplot

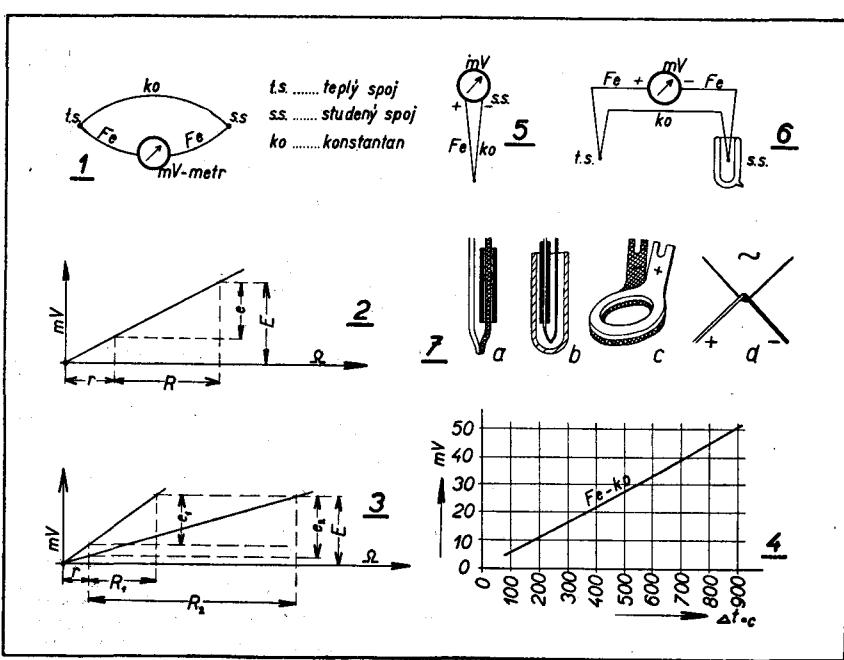Obraz 1 až 7. Podstata, postup výroby a diagramy pro teploměr s železo-konstantanovým thermoelektrickým článkem. Na diagramu 4 je závislost thermoelektrického napěti na článku Fe-Ko v závislosti na teplotě.



MĚŘENÍ TEPLITÝ



$i \alpha = 0$, a odpor takových slitin nezávisí na teplotě (manganin, konstantan). Naopak pro měření teploty je výhodný materiál, jehož α je značné, ale β i další činitelé zanedbatelné.

Fa Hartmann a Braun, s jejimiž výrobky se u nás nejčastěji setkáváme, používá dvou materiálů: pro menší rozmezí teplot (-100 až $+150^\circ\text{C}$) niklu, pro větší platiny (-150 až $+550^\circ\text{C}$). Teploměrná těleska se justují tak, aby při 0°C měla odpor právě $100\ \Omega$; platinové vinutí mívá při této teplotě zpravidla $90\ \Omega$. Změny odporu s teplotou podává graf 3: vidíme, že pro oba materiály je přírůstek odporu s teplotou značný (u niklu přes 50 % pro 100°C) a téměř lineární.


Kdo má takový teploměrný článek, může si jednoduchým ocejchováním libovolného ohmmetu pořídit teploměr, jehož hlavní předností je, že lze odečítat i na místě značně vzdáleném od místa, v němž teplotu měříme a kde je umístěno odporové tělesko.

Údaje jednoduchých ohmmetrů závisí však na napětí zdroje; abychom tuto závislost vyloučili nebo aspoň podstatně zmenšili, měříme zpravidla methodou, u níž údaj indikátoru není ovlivněn kolísáním napětí. Stupnice běžného Wheatstoneova můstku (na př. Omega I fy Metra nebo podle návodu v RA č. 7/1947) můžeme opatřit stupnicí teplot podle dolní tabulky, platné pro platinový a niklový článek.

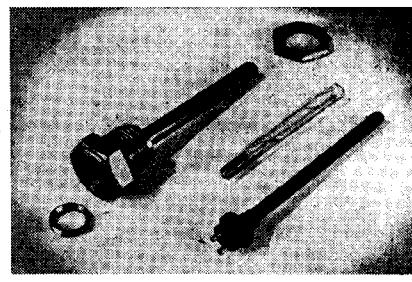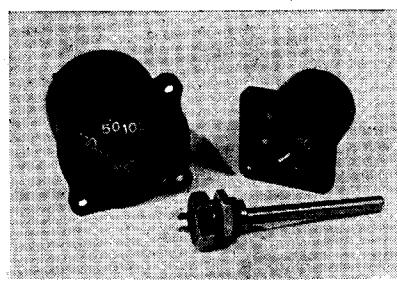Indikátory k témuž teploměrným článkům mívaly kdysi systém skřízených cí-



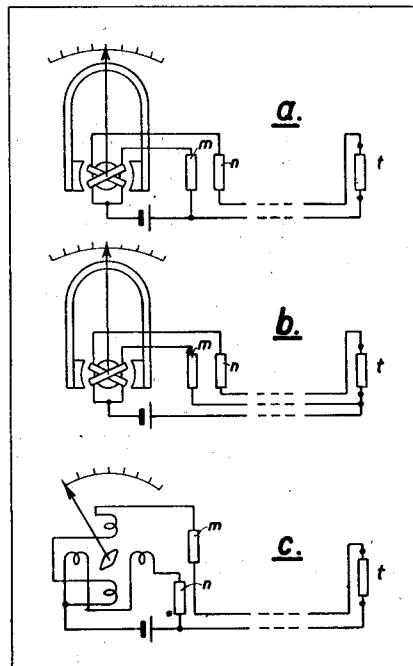
Vlevo: Obraz 1. Teploměrné tělesko a dva indikátory teploty se zkříženými cívkami a otočným magnetem. — Vpravo: Obraz 2. Součásti teploměrného těleska: vpravo tyčinka z lisované hmoty, ovinutá opřádaným niklovým drátem a bakelisovaná; vedle ní trubička z polyvinylchloridové folie a kovové pouzdro s upevňovacími matkami.



Obraz 4. a — zapojení teploměrného odporového článku s měřidlem se skříženými otočnými cívkami; b — totéž, s kompenzačním vedením; c — použití měřidla s pevnými skřízenými cívkami a otočným magnetem. t — teploměrné tělesko, m, n — justovací odpory.

Teplota °C	odpor Ω	odpor Ω
	Platina	Nikl
- 150	35,3	
- 100	53,8	54,3
- 50	72,0	76,4
0	90,0	100,0
+ 50	107,7	125,1
+ 100	125,1	154,8
+ 150	142,2	187,4
+ 200	159,1	
+ 250	175,8	
+ 300	192,1	
+ 350	208,2	
+ 400	224,0	
+ 450	239,6	
+ 500	254,9	
+ 550	269,9	

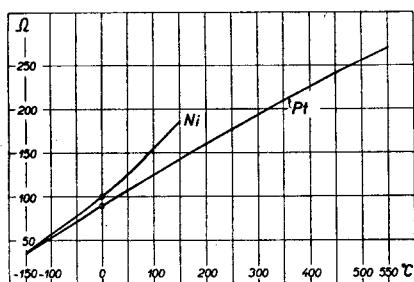Obraz 3. Závislost odporu na teplotě pro teploměrný článek niklový a platinový. Hodnoty pro 0°C ($\text{Pt} 90\ \Omega$, $\text{Ni} 100\ \Omega$) jsou vyznačeny kroužky.



vek, otáčivých v poli permanentního magnetu (čti přílohu t. 1. Měření v radiotechnice, str. 180); stejněho účinku lze dosáhnout, když skřížené cívky jsou pevné a otáčí se magnet. Taktto upravená měřidla bývají často výbavou palubních zařízení letadel, a to nejen k měření teplot, ale i jiných údajů; mají zpravidla jen jednu vadu, a to, že měřicí systém je vyroben s pomocí nýtování, ohýbání a podobných pochodů, takže je nelze amatérsky převinout pro jiná použití nebo rozsahy. Letecké přístroje jsou obvykle napájeny z baterie 24 V a spotřeba zařízení podle obrazu 4b je asi 60 mA.

Předpokladem správného měření je, že všechny ostatní odpory v obvodech jsou stálé, na teplotě nezávislé; to platí zejména o přívodech k teploměrnému tělesku, jejichž odpor má být zanedbatelný vzhledem k odporu měřného těleska. U dlouhých vedení, kde nelze odpor zanedbat, lze přístroj cejchovat s teploměrným člán-

kem včetně přívodů; stupnice pak ovšem platí pouze pro tento odpor přívodů.

Náčrtky znázorňují používaná zapojení. Teplotní změny odporu přívodů se neuplatňují při použití kompenzačních vedení.

Dr JN

Nový demodulátor pro AM

Nejjednodušším řešením problému bezporuchového příjmu je kmitočtová modulace s širokým pásmem. Při tomto modulačním způsobu je však šířka postranních pásů tak veliká, že je možné použít FM jen na ukv, kdežto pro střední vlny a hlavně pro tak zv. komerční pásmá (lodní a letecké služby, informační služba, mezinárodní telefonní styk a pod.) lze použít jen modulace amplitudové, AM, po případě AM s potlačeným jedním postranním pásmem a nosnou vlnou (SSSC, t. j. single side-band, suppressed carrier). Pro potlačení atmosférických poruch, rušení elektrickými zařízeními a poruch od zapalování automobilových a leteckých motorů bylo dosud používáno v komunikačních přijimačích různých více méně vtipných zapojení „zabijecí“ poruch, které sice často znamenaly značné zlepšení příjmu, rušení však nikdy dokonale nedodržaly.

Převratem v dosavadní technice demodulace a bezporuchového příjmu v komunikačních službách bude, pokud je možno věřit předběžným oznamením, Hingův detektor pro AM, který uvedla počátkem tohoto roku na trh International Electronic Corp. Detektor pracuje na podobné zásadě, jako synchrodyn (viz RA, 48, č. 1, str. 14) a potlačuje zcela všechny druhy poruch, rušící signály telegrafní a rušení jednoho postranního pásmá kmitočtově blízkým vysílačem. Zařízení má však úctyhodný počet elektronek (12), cívek, pásmových filtrů a jiných součástí, takže je veliké jako komunikační přijimač, na jehož poslední stupeň mf se připojuje. Proto nelze čekat, že v brzké době se s tímto demodulátorem setkáme v rozkladových přístrojích. Pro preplňná a rušená pásmá obchodních služeb bude však jistě velkým dobrodružstvím.

Zárovky pro stupnice universál. přijímačů

Americké zárovkárny ve spojení s radiotechnickým průmyslem sestavily nový druh žárovek pro osvětlování stupnic v přijimačích pro oba druhy proudu. Zárovky jsou pro napětí 117 V takže se připojují přímo na síť. Jsou veliké jako větší typy do kapesních svítilek a mají příkon 10 nebo 5 W. Vlákno je poněkud méně tepelně využito než u obvyklých osvětlovacích žárovek. Tim se sníží jednak teplota žárovky, jednak se prodlouží její život i při značném kolísání napětí v síti.

-rn-

PŘIJIMAČ A INDIKÁTOR K ZESILOVAČI


Popis a návod ke stavbě adaptoru pro malou zesilovací ústřednu, s možností příjmu rozhlasu a kontroly výkonu zesilovače poslechem a modulometrem s logaritmickou stupnicí.

Soustavu přístrojů, popsanou v následujícím článku, použije v původní úpravě jen málo čtenářů. Je to doplněk závodního rozhlasového ústřednu, a její konstrukce je v této podobě úkolem poměrně vzácným. Návrh, úprava i poznatky, získané při stavbě, jsou však zajímavé, a složky soupravy, totiž modulometr, standardní superhet a jednoduchá cívková souprava pro něj se hodí i pro jiné použití. Bylo by snadné zpracovat tyto náměty v samostatných popisech. Pro úsporu místa je však slučujeme, aby informace, platné pro všechny přístroje, mohly být soustředěny.


Úkolem bylo sestrojit vhodný přijimač k zesilovači závodního rozhlasu, a doplnit jej měřicím přístrojem, který by udával, jak je zesilovač promodulován. Protože daný zesilovač potřeboval k plnému vybuzení příjimače napětí 1,4 V na odporu ne větším než 20Ω , byl použit úplný standardní superhet s koncovým stupněm, který dovoluje vyladit příjem podle kontrolního reproduktoru a teprve poté, resp. ve vhodný čas, jej připnout na zesilovač. Jiné zesilovače připoštěji odpor rozhlasového zdroje podstatně větší, a pak by bylo lze udělat superhetový adaptér na př. s dvěma ECH21 a sirotorem místo diody, a ušetřit koncový stupeň i jeho spotřebu. Takový přístroj bylo by však nutné předběžně nastavovat podle poslechu na sluchátko, protože trioda v ECH nestáčí pro reproduktor.

V přijimači je vedle modulometru vestavěn přepínač a regulátor hlasitosti pro kontrolní reproduktor, který lze připnout buď za zesilovač na linku 100 V přes příslušný transformátor, nebo na výstupní transformátor přijimače. Celkové zapojení znázorňuje blokové schéma. Společná síťová část s usměrňovačem a filtrem napájí jednak modulátor, jednak (přes vypínač ve žhavicím obvodu) přijimač. Z výstupního transformátoru přijimače jde nf signál do zesilovače, při čemž hlasitost řídí jednak obvyklý potenciometr v přijimači, jednak na vstupu zesilovače. Z téhož výstupního transformátoru jde přívod ke kontrolnímu reproduktoru, který může být přepínacem připojen na sekundární druhový transformátor, zapojeném na 100voltovou linku zesilovače. Aby v kontrolní místnosti nebyl přednes příliš silný, je možno nařídit hlasitost reproduktoru potenciometrem. Přiměřená napěťová zpětná vazba v tónové části přijimače udržuje jeho výstupní napětí prakticky stálé, i když odpojením kontrolního reproduktoru klesne zátěž koncového stup-

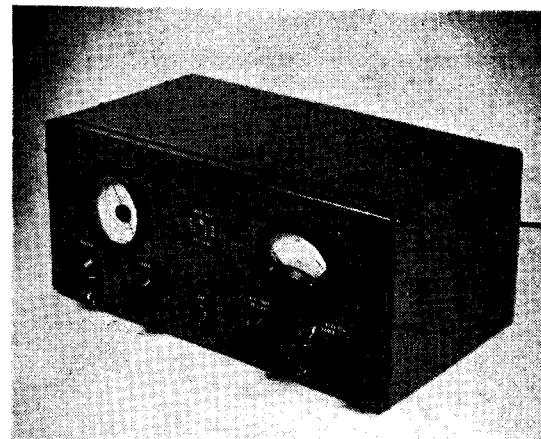V jednoduché, dobře větrané skříni je vestavěn standardní superhet s třemi rozsahy, logaritmický voltmetr pro kontrolu výstupu a přepínač a přepínač s regulátorem pro kontrolní reproduktor. Knoflíky zleva: rozsahy, ladění a hlasitost přijimače, hlasitost kontrolního reproduktoru. Spinače shora: přepínač kontrolního reproduktoru, spinač sítě.



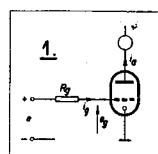ně na nulu. Z transformátoru na lince 100 V je napájen přes vhodné vinutí i logaritmický voltmetr modulometrem. Po zapnutí síťového spínače adaptoru svítí návěstní žárovka, když uvedeme v chod přijimače pootočením regulátoru hlasitosti z nulové polohy, dostanou spolu s vláknem přijímacích elektronek proud i osvětlovací žárovky stupnice.



Podstata logaritmického voltmetru. Mřížkový proud vytváří na odporu R takový úbytek, že napětí mezi mřížkou a katodou, a tím přírůst anodového proudu, jsou úmerný přibližně logaritmu vstupního napětí.



Modulometr

Ukázka řešení st voltmetru s logaritmickou stupnicí.

Jestliže zesilovač obsluhuje sám hlasitel, který nemůže současně kontrolovat činnost poslechem kontrolního reproduktoru, tu potřebuje indikátor výstupního výkonu, aby věděl, zda je výkon zesilovače využit a nemí přemodulován, t. j. zda

pracuje pokud lze blízko pod plným jmenovitým výkonem. K tomu stačí měřit nebo indikovat výstupní tónové napětí zesilovače. Způsob indikace trpíslíč žárovkou byl popsán v RA č. 5-6/1945. Zesilovač pro místní rozhlas; podobně je možné využít doutnavky. Obojí je však způsob málo zřetelný, vyžaduje zpravidla dvou žárovek nebo doutnavek, nastavených na meze optimálního provozu, a má řadu dalších nevýhod, které vyvažuje jen jednoduchost a lásce. Vhodnější je ručkový voltmetr, na př. s otočnou cívou a s usměrňovačem. Ani ten však není bez slabin. I když při větších rozsazích má stupnice lineární, můžeme stěží odcítit hodnoty pod 0,1 plné výkyvky. Jestliže však napětí plné výkyvky přísluší jmenovitému výkonu zesilovače, pak pianissima nebo zvukové pozadí při mísení pořadu mají napětí menší než 0,1 plné výkyvky, a lineární voltmetr je ukáže nezřetelně. Z důvodu podobných těm, které vedou k logaritmickým závislostem mezi úhlem pootočení běžeče a odporem regulátoru hlasitosti, hodí se pro modulometr takový přístroj, jehož výkyvka je úměrná logaritmu měřené hodnoty, či krátce logaritmický voltmetr. Příznacné pro jeho stupnice je, že disk směrem k nule rostou, podobně jako na logaritmickém pravítku. Vhodnou vlastností doplňovací je

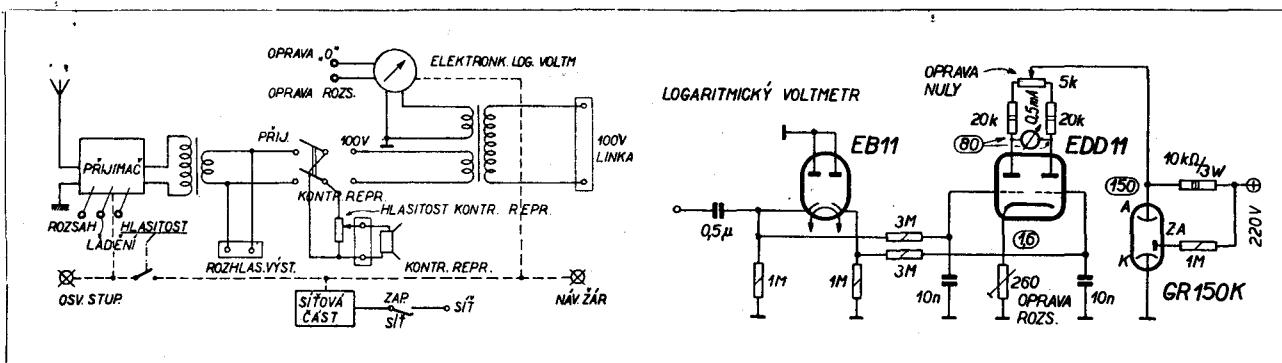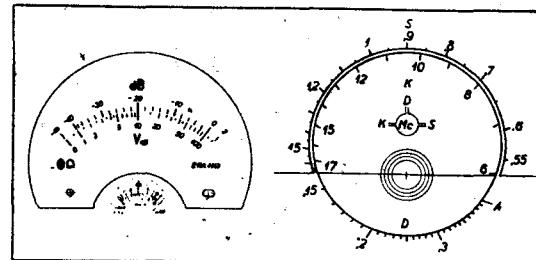Vpravo: ukázky stupnic logaritmického voltmetru a přijimače. — Dole vlevo blokové schéma soustavy, vpravo zapojení a hodnoty součástek logaritmického voltmetru, návájeného ze sítě části přijimače.



Nahore: Schema, data a úprava vinutí mřížkové cívky soupravy pro superhet, jejíž vzhled s obou stran ukazují snímky dole. Otisk této výkresu ve skutečné velikosti spolu s obrázkem mf transformátorů lze koupit v redakci t. l. za 20 Kčs. — Dole dva pohledy na hotovou cívkovou soupravu; vedle průběh vazby s antenou na všechny rozsahy. Nepravidelnosti krátkovlnného rozsahu byly pravděpodobně zaviněny přívody při měření.

takové tlumení ukazatele, aby stoupal rychle, ale klesal zpomaleně.

Logaritmické závislosti lze dosáhnout přibližně: využitím nelineární charakteristiky $i_a = f(e_g)$ elektronky (na příklad selektoda), která je ve směru $e_g - i_a$ také zhruba logaritmická, nebo podobné charakteristiky jiných útváří, na př. stykových usměrňovačů; přesněji využitím logaritmické závislosti potenciálu mřížky na mřížkovém proudu při malých hodnotách tohoto proudu. Podle obrázku 1 je stručně odvozeno toto:

Pro záporná napětí mřížky je mřížkový proud i_g dán vztahem (viz Barkhausen, Elektronéröhren, I. díl, § 4.)

$$i_g = i_{0g} \frac{e}{e_t}$$

kde i_{0g} je mřížkový proud při $e_g = 0$, e je základ přirozených logaritmů = 2,718..., e_t je napětí, které odpovídá střední rychlosti elektromu při výstupu z kathody o absolutní teplotě T °K:

$$e_t = 8,6 \cdot 10^{-6} \cdot T$$

Z obrázku 1 plyne vztah mezi vstupním (měřeným) napětím e a napětím mezi mřížkou a kathodou, e_g :

$$e = e_g + R \cdot i_g$$


Je-li e_g zanedbatelné proti úbytku na R , platí po dosazení za i_g :

$$e = R \cdot i_0 \frac{e_g}{e_t}$$

a po logaritmování a zjednodušení


$$e_g = \text{konst.} \log e + K.$$


Odtud vidíme, že změna mřížkového napětí e_g , a tedy i změna anodového proudu, udávaná miliampérmetrem, je úměrná logaritmu měřeného napětí. Získáváme tedy logaritmický voltmetr se shodou tím úplnější, čím větší je měřené napětí e proti e_g . Pro měřidlo s rozsahem na př. 0,5 mA a běžnou elektromku o strmosti 2 mA/V je největší změna $e_g = 0,5 : 2 = 0,25$ V. Je-li měřené napětí 25 V, je e_g setinou e , a voltmetr má logaritmickou stupnice prakticky přes dvě dekády. Podobně je tomu v provedeném přístroji, jak dokládá ukázka stupnice.

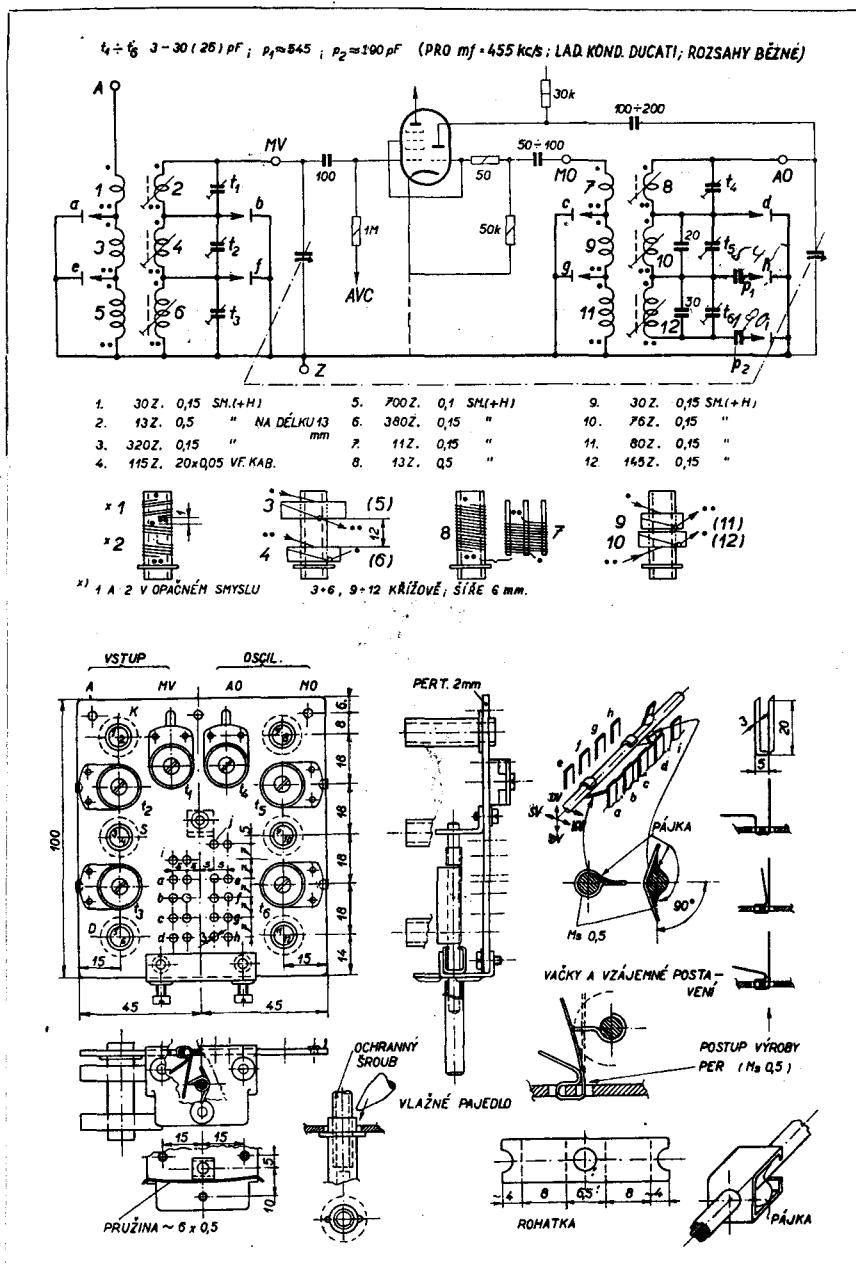


Jeho zapojení je na schématu. Měření napětí z pomocného vinutí transformátoru lince 100 V je vedené na kathodu diody,

jejíž anoda je uzemněna, takže v obvyklém zapojení dostaneme na kathodě kladný pól usměrněného napětí, rovného přibližně max. hodnotě přivedeného střídavého napětí. Po projití úbytkovým odporem 3 MΩ a po odstranění střídavého zbytku kondensátorem 10 nF působí kladné napětí na řídící mřížku triody, v jejímž anodovém obvodu je miliampérmetr. Regulovatelným odporem v kathodovém obvodu je možné nastavit klidový předpětí mřížky, tím i citlivost a rozsah logaritmického průběhu. Pro dosažení stabilitu je voltmetrový obvod dvojitý, přesně souměrný,

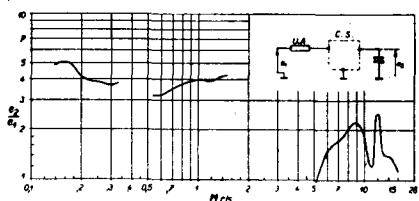

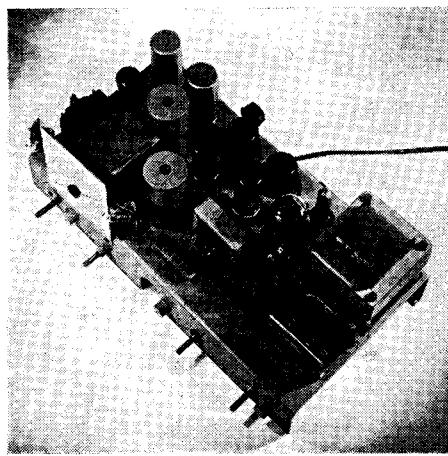

Vlevo: úprava kostry přístroje a rozložení součástek. Zadní řada zleva: filtrační ellyty, EDD11, EB11 a stabilisátor pro log. voltmetr, síťový transformátor. Střední řada: první ECH21, mf trafo I, druhá ECH21, EBL21, AZ1. — Přední řada: síťová tlumivka, ladící dvojitý kondensátor, II. mf trafo, výstupní trafo přijimače, odpor $10\text{ k}\Omega$ před stabilisátorem, trafo ze 100 V linky. — **Vpravo:** uzavřený přístroj ze zadu. Mezi vlastní kostrou a horním krytem, a podobně na horní straně před čelní deskou a dole mezi dnem a okrajem kostry a čelní stěny jsou větrací štěrbiny.

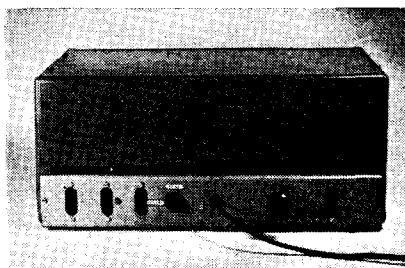

Cívková souprava k superhetu

Účelem této konstrukce byla zjištění, že lze v domácí dílně vyrobit vyhovující soupravu. Podmínkou bylo vystučit s běžným materiálem a dosáhnout všech vlastností, požadovaných od jakostních souprav továrních.

Největší konstrukční potíží je přepinač rozsahu. Použili jsme stykače, propojovaných vesměs na zemní vodič otočným členem. Okolnost, že nelze jednoduše opatřit spinaci péra povlakem ušlechtilého kovu, a tím zajistit trvale malý přechodový odpor, je vyvážena tím, že při spinání se po sobě části smykají a tím se čisti. Souprava má čtyřveru vinutí: antenové (1, 3, 5), ladící vstupní (2, 4, 6), vazební oscilátorové (7, 9, 11), ladící osci-



tátorové (8, 10, 12). Jednotlivá vinuti pro krátké, střední a dlouhé vlny jsou spojená za sebe a dotyky přepinače nejpoužité části spojují nakrátko s výjimkou ladícího vinutí oscilátoru, kde se riové souběžné kondensátory (paddingy) vynucují volný dolní konec vinutí.

Přístroj v tomto zapojení měl stupnice podle obrázku, logaritmickou v rozsahu 1 až 100, při čemž pro plnou výchylku stačilo 15 V eff (pomocné vinutí na transformátoru 100 V linky). Maximální mfázový proud je sice asi 5 mA, což je více než dovolených 0,8 mA, lze však počítat s tím, že tato omezená hodnota proudu je udána pro diodu při max. usměrňovaném napětí 200 V max. zatímco zde je asi desetina. Závažnější je značný odpor mezi vláknenem a katodou diody, ale ani zde není mezi oběma napěti nebezpečné, a dosavadní pokusy ukázaly, že zapojení vyhovuje.

Abychom získali povolný sestup ručky, ale rychlé vykývání směrem vzhůru, je usměrňovací napětí vedeno na katodu přes kondenzátor $0,5\text{ }\mu\text{F}$, tedy o kapacitě větší než je zapotřebí pro přenos nejhlušších kmitočt. Jeho nabíjení je dánou časovou konstantou $0,5\text{ }\mu\text{F} \times$ (odpor diody), kdežto vybíjení (dioda nepropouští) má časovou konstantu větší, $0,5\text{ }\mu\text{F} \times 1$ megohm (odpor mezi katodou a zemí). Protože odpor diody je řádu $1000\text{ }\Omega$ je nabíjení prakticky okamžité a výchylka nahoru je co do rychlosti dáná mechanickou časovou konstantou otočného systému měřidla. Pohyb zpět má časovou konstantu $0,5\text{ vt}$, za kterouž dobu klesne ručka na 37 %. Pokusy ukázaly přiměřenou rychlosť, kdyby byla žádána větší/menší použití bychom místo $0,5\text{ }\mu\text{F}$ kapacity menší/větší.

Při zkouškách s udanými hodnotami a elektronikami byla zjištěna stupnice s odchylkami od log. průběhu stěží znatelnými přes rozsah 1-10-100, při čemž 1 bylo na 0,1 a 100 na 0,95 původní stupnice. Doklad správného logaritmického průběhu získáme buď vynesením výchylek a příslušných napěti do semilogaritmického papíru (výchylky na lineární stupnici); získané body mají ležet na přímce. — Nebo cejchujeme sledem napěti v geometrické řadě: 2, 4, 8, 16, 32... voltů; výchylka má růst po stejných dílach, na př. 15, 25, 35, 45, 55 dílků.

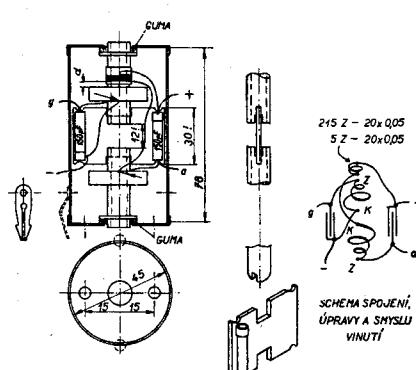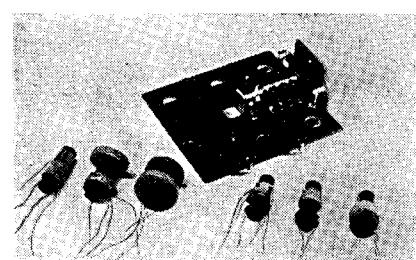Modulometr - log. voltmetr se v této podobě hodí i pro jiné účely (kontrola napěti při nahrávání, regulační přístroj pro záznam charakteristiky). Místo EB11 a EDD11 vyhoví i jiné podobné elektronky, po případě dvě jednoduché triody a dvě diody.



látorové (8, 10, 12). Jednotlivá vinuti pro krátké, střední a dlouhé vlny jsou spojená za sebe a dotyky přepinače nejpoužité části spojují nakrátko s výjimkou ladícího vinutí oscilátoru, kde se riové souběžné kondensátory (paddingy) vynucují volný dolní konec vinutí.


Obyvyklé zapojení počítá s triodouhexodou. Antena je vázána se vstupním ladícím obvodem cívky s velkou induktostí tak upravenými, aby současná vazba malou kapacitou mezi vinutími opravovala průběh vazby v rozsahu na hodnotu přibližně stálou (viz *Studie vazby s antenou*, RA č. 6/1948, str. 163, případ 5. a 6.). Aby toho bylo dosaženo, je nutno dodržet nejen počty závitů, nýbrž i vzájemnou polohu, vzdálenost a smysl vinutí, což vše udává výkres cívek a zapojení.

Cívky jsou vinuty vesměs na trolitulových kostrách o průměru 10 mm s železovými šroubkami M7 \times 12 mm. Na př. cívka vstupní 1 a 2 má ladící vinutí 2 z 13 závitů drátu 0,5 mm smalt, vinuto na délku 13 milimetrů, t. j. s mezerami asi o tloušťce drátu, a antenové vinutí 1, navinuté jako šroubovice opačněho chodu než 2, s 30 těsnými závity drátu 0,15 smalt a hedvábí, 1 mm od konce vinutí 2. Způsob zapojení vinutí je vyznačen souhlasným značením jejich konců jednou a dvěma tečkami, jak na výkresech cívek, tak ve schématu soupravy. — Oscilátorová cívka 7, 8 má ladící vinutí 8, shodné s 2; na něm je přilepeno 6 tenkých špaget nebo hranolků asi 2×2 mm z celuloidu, a přes tuto kostru je ve stejném smyslu navinuto vinutí vazební, 7, tak, aby bylo blíže dvoutečkového konce vinutí 8. Tato úprava dává těsnou vazbu mezi oběma vinutími, ale bez přílišného zvětšení kapacity, která na st. i dl. vlnách omezuje rozsah. — Střední a dlouhé vlny mají vstupní cívky vinuté křížově v šíři 6 mm, stejným smyslem, ale opačným zapojením konců (viz tečky), a to u vstupních obvodů ve vzdálenosti 12 mm, u oscilátoru pokud lze těsně u sebe. Na výkresu jsou křížová vinutí znázorněna zjednodušeně tak, aby bylo vidět, kde je záčtek a kde konec vinutí.

Ladící souprava je s příslušnými trimery, paddingy a přepinačem namontována na destičce 90×100 mm z pertinaxu 2 mm. Cívky tvoří dvě řady po třech po delších okrajích; mezi nimi je přepinač, na horní straně trimry a paddingy.

(Paddingy je možné při využívání nahradit vhodnými kondenzátory nastavitelnými. Po využití na jejich místě zapojíme stejně kapacitu pevné, nastavíme je buďto na muštu na stejnou kapacitu, jako měly kondenzátory nastavitelné, anebo použijeme kondenzátory do skrabá-

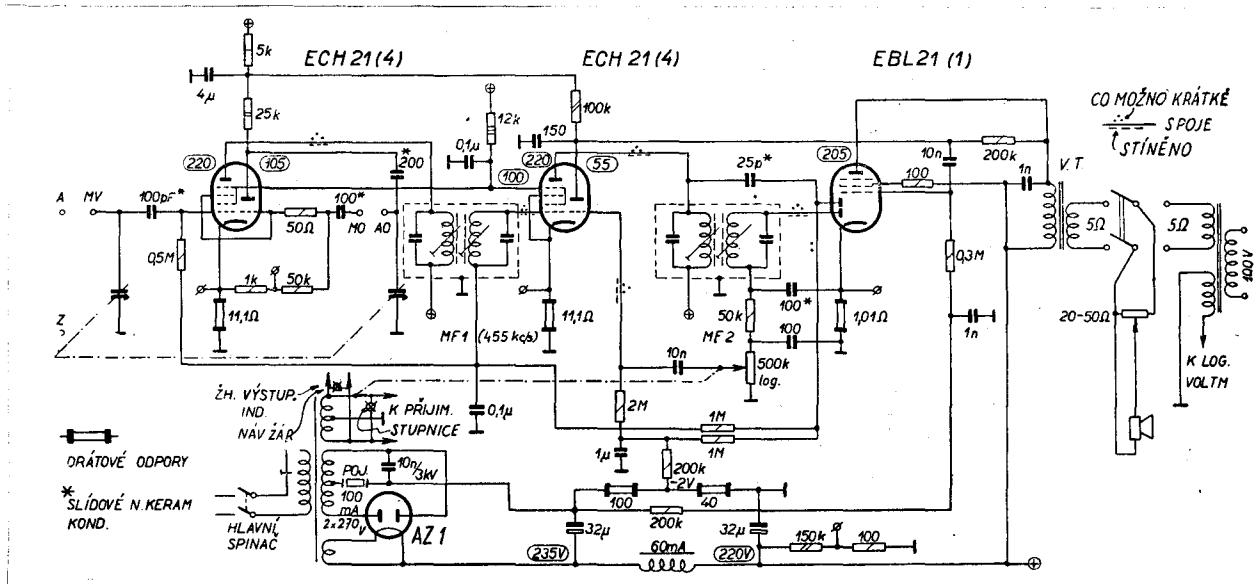ček. Hlavní rozměry, úprava, data a snímek mf transformátoru a cívkové soupravy před se stavěním. Pro dosažení správných vlastností je třeba dodržet i vzájemné smysly vinutí a jejich zapojení, vyznačené na náčrtcích.



Nahoře schema přístroje s hodnotami. Otisk výkresu s blokovým schematem a schematicem logaritmického voltmetu lze koupit v red. t. 1. za 10 Kčs. — Vpravo otevřený přístroj ze zadu, jedna postranice pro zřetelnost chybí. — Dole pohled pod kostru.

vacích o kapacitě vhodně větší a pozorně je upravujeme tak, až zvolený vysilač, který jsme s nastavitelnými kondensátory poznali na stupni pokud lze blíže konce nejménšího kmitočtu rozsahu, byl dopraven přesně na totéž místo. Udané kapacity paddingu platí pro mf kmitočet 455 kc/s a pro ladici dvojitý kondensátor Ducati. Pro jinou hodnotu mf a kondensátor jiné značky vyjdou mříkně odlišné.)



Na užší straně destičky jsou tři připojná očka, A pro antenu, Z pro zemi a MO pro mřížku oscilátorové triody. Zbylé dva vývody, MV pro vstupní mřížku, AO pro anodu oscilátoru, zastoupí statorová očka trimrů t₁ a t₂, které na tomto místě právě jsou. V této úpravě je cívková souprava zapojována i nastavována s jediné stránky. — Trimry, dnes nejčastěji keramické s kapacitou do 25 pF, jsou k destičce připevněny šroubkou nebo nýtky. Kostry cívek budou zlepíme do těsných otvorů, nebo je mříkně rozehlíme vlažným pajedlem. Abychom při tom neporušili závit pro jádro, vešroubujeme do něho pomocný šroub se závitem M7, jak je to vy-

značeno na náčrtku. Jsou-li však otvory vysoustruženy tak, aby do nich kostry šly hodně těsně, postačí i zlepení roztokem celuloidu v acetolu, nebo jiným vhodným tmelem.

Přepinač se skládá z otočné části na hřidelku průměru 4 mm, který se otáčí ve dvou ložiskách. Z nich přední má tři otvory se závitem pro upevňovací šrouby a nese západkový mechanismus. Perspektivní náčrtek ukazuje, jak je tato část upravena a jak při krátkých vlnách spojuje se zemí péra a, b, c, d, při středních vlnách péra e, f, g, h, při dlouhých jen péro i. Povaha konstrukce vede k tomu, že rozsahy následují při otáčení v pořadí kr, dl, st, dl. Dvojí poloha „dl. vlny“ je tu proto, aby v žádné poloze nebyl oscilátor vyřazen přerušením ladícího obvodu. Při tom totiž ztratí mřížka předpřetí a triodou teče zbytečně velký proud. — Spínací dotyky jsou z mosazného plíšku, připájeného na hřidelík ve vhodných polohách, jak udává náčrtek. Aby proud resonančních obvodů nešel do uzemnění ložisek a oklikou přes kostru, je na hřidel přitištěn ještě jeden stykačový pásek j, který spojíme s kathodou 1. ECH21.

V základní pertinaxové destičce jsou vytříny otvory 3 mm, do nichž jsou zavlečena pérka z pružné mosazi sily 0,5 mm a upevněna postupem, vyznačeným v obrázku. Při dobré výrobě stačí pérka klišt-kami správně přihnut, aby držela; jejich šíře musí znemožňovat přílišné vkládání v dírkách. Přípoje můžeme spájet buď na volné konce pérka na straně přepinače, nebo na ohbí mezi dírkami v nosné desce na straně trimrů. — Západkový mechanismus je zcela prostý: z mosazného plíšku vystříhneme pásek, vykreslený v náčrtku pod jménem rohatka, zohýbáme jej v hranoček a důkladně připájíme na správné místo hřidelíku. Nosný štit ložiskový má na krajích dva vyhnuté pásky, přes něž je položena plochá pružina z budíkového péra asi 6 × 0,5 mm, která při správném nastavení vytvoří přijemný západkový moment.

Ostatní podrobnosti a údaje obsahuji výkresy a snímky. Zbývá dodat, že počty závitů i úpravy vinutí jsou výsledkem dosti rozsáhlých zkoušek, které se týkaly jak průběhu antenní vazby, tak rozsahu a funkce oscilátoru, a konečně celkové funkce y přijimači, kde se souprava dobře osvědčila. Možnosti doladění jistě postačí pro všechny běžné ladící kondensátory s rozsahem kapacit 15 až 500 pF a pro obvyklé rozsahy, které lze odecít z otisk-těných ukázky stupnice.

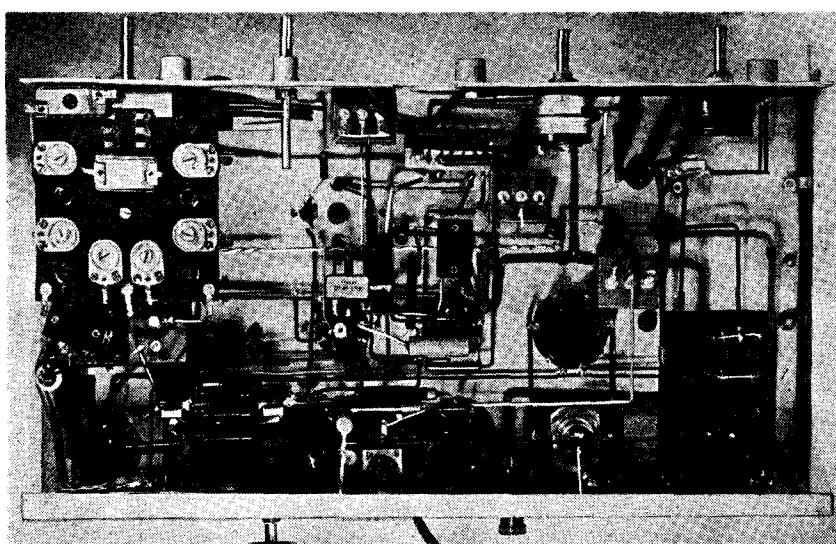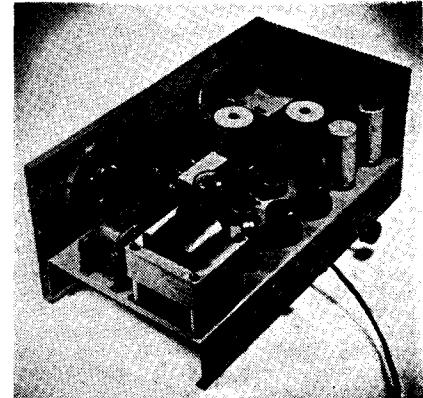

Mezifrekvenční transformátor

Další ukázka domácí výroby dalekého současťky; mf pásmový filtr s nastavivelnou šíří pásma.

Prve popsanou cívkovou soupravu můžeme sice sdružit s libovolným mf transformátorem pro kmitočet 455 kc/s nebo pod., aby však návrh byl úplný, navrhli a vyrobili jsme i tento transformátor. Skládá se ze dvou cívek s 215 závity v kabilu křížově v šíři 6 mm na kostre stejné jako u cívek ladicí soupravy. K kostrám jsou zášezy a těmi jsou kostry vlopeny do podobných zárezů v destičce z perminaxu, která nese keramické kondensátory 150 pF. Způsob zapojení, vzájemné smysly vinutí a úprava kondensátorů, aby vazba byla účinná, je vyznačena v náčrtku, kde „a.“ udává primář a „g.“ — patří sekundáru.

Protože vazba závisí jednak na konstrukčně požadavku selektivnosti, resp. šíře pásma, jednak na druhu obvodů, které jsou připojeny, jsou hlavní cívky filtru vázány podkriticky a vazba nastavěna posuvnou cívčekou o 5 závitech na papírovém prstýnku. Vazební cívka je v serii s cívkom primární a je přiblížená k cívce sekundární. Je-li 1 mm od ní, dává šíři pásma asi 14 kc a hrubý, ve vzdálenosti 8 mm je vazba právě nepatrně nadkritická a šíře pásma asi 9 kc. V přístroji, který byl s touto soupravou sestrojen, měl první mf transformátor vazební cívku 5 mm od sekundární, druhý 3 mm, měřeno mezi rovinami k sobě přivrácených okrajů cívek. Přesné nastavení podle požadovaného výsledku je možné provést buď po několika zkouškách, nebo nejsnáze s pomocí kmitočtového modulátoru a osciloskopu (viz RA č. 10/1946, str. 250).

Mimo jiné zajímavé poznatky bylo při stavbě mf transformátorů zjištěno, že jejich keram. kondensátory, původně umístěné v cestě zhuštěnému magnetickému poli cívek, zavírily veliké ztráty a změnily podstatně činitel jakosti cívek. Proto byly umístěny po stranách a dosti daleko. Vnější polepy jsou spojeny s vývody nulového vf napětí, t. j. + 250 V nebo — AVC, aby nemohly měnit vazbu.

Transformátory jsou uloženy v krytech z mosazného plechu o rozměrech podle výkresu, které poměrně málo změňují činitel jakosti. Otvory pro dodávání jádry jsou v osé vlnového krytu; k upevnění krytů s transformátory ke kostře přijímače jsme využili námetu z USA, totiž pružící příponky, která tu byla také již zobrazena. Vývody transformátorů jdou otvory ve dnu, jedním primář, druhým sekundář, aby mezi vývody nevznikla nezádána a těžko kontrolovatelná kapacitní vazba.

Přijimač

Standardní, úsporně zapojený superhet s třemi elektronkami.

Superhet v celku standardní koncepcie liší se jen zevnějškem a několika drobnostmi od běžných přijímačů rozhlasových, a hlavní rozdíly jsou tyto. Přístroj nemá vestavěný reproduktor, čehož příznivý důsledek je vyloučení mikrofonie a jí zaviněného skreslení. Místo rozmněré stupnice s jménem má jen malou škálu hodinového tvaru, rozmněry podobnou použitému měřidlu, takže, jak snímky dokládají, celní stěna přístroje má úhledný, souměrný vzhled. Stupnice přijimače je vyznačena v megacyklech a je fotograficky změněna z kreslené předlohy. Osa otáčení tenoučké ručičky je výstředně postavena, poněkud níže než střed kruhového rámciku stupnice, takže horní polovice škály s dělením středních a krátkých vln má více

místa než dolní, která je ponechána dlouhým vlnám. Přístroj má dvě elektronky ECH2I a jednu EBL2I; vesměs Philips. Stejně by vyhovely ECH4 a EBL1.


V zapojení jsou tyto drobné odchylky proti standardnímu provedení. Jednoduchá cívková souprava si vynucuje zapojit předpří samozáření citlivosti přes odpor 0,5 MΩ přímo na řídici mřížku směšovací hexody, napájenou z cívkové soupravy přes kondenzátor 100 pF. Vystačíme se společnou dekuplací jak pro stínici mřížky obou hexod, tak pro napětí AVC. Malé odpory v kathodových obvodech dovolují měřit emisní proudy připojením miliampermetru 1 mA, 100 Ω, při rozsazích samozáření upravených na 10 mA (11,1 Ω), resp. 100 mA (odpor v kathodě 1,01 Ω). Podobně měříme usměrněné napětí v síťové části přes dělič 150 kΩ a 100 Ω; s uvedeným miliampermetrem je rozsah 300 V. Napětí, udaná v kroužcích, jsou měřena přístrojem se spotrebou 1 mA na volt, a jsou asi o desetinu menší než budou ve skutečnosti, použíjeme-li transformátoru 2 × 270 V. — Ke kontrole chodu oscilátoru je odpor 1 kΩ v obvodu mřížky osc. triody, na němž týž miliampermetr jako prve ukáže proud ve svodu při rozsahu asi 1,1 mA. V uvedených případech je záporný pól miliampermetru spojen s kostrou, kladný na příslušné vývody, označené ve schématu Ø. Toliko při kontrole oscilátoru připojíme + pól miliampermetru mezi odpor 1 kΩ a 11,1 Ω, — pól mezi 1 kΩ a 50 kΩ. Zmíněné body budou vyuvedeny na vhodné dotyky na zadní stěně přístroje, nebo je ponecháme uvnitř. I tak usnadníme podstatně revisi elektronek po opotřebení, nebo hledání chyb.

Snímky ukazují rozložení součástí. Přístroj je přes jednoduchost velmi „krotký“ a stínění nepotřebuje. Přesto doporučujeme (navíc proti své vlastní praxi) stínit vývody, označené čárkováním ve schématu, a to zejména živé vývody mf transformátorů. Když jsou vedeny těsně u kostry, neupouštějte zpětnou vazbu, pak však i malá změna polohy rozladí mf transformátory, takže ztrácíme pečlivě nastavenou soumrknost jejich resonanční křivky. Názorně to ukazují pokusy s kmitočtovým modulátorem a oscilosografem. Proto je vhodné použít zde stíněných kablíků, které sice přidají kapacitu ladicí kondensátorů, a snad i trochu zhorší kvalitu mf transformátorů, protože přidávaná kapacita zdaleka není ideální; zato je neproměnná, nezáleží na poloze spoje a nastavený mf filtr nerozladuje.

Protože jsme na rozdíl od obvyklého provedení (pro něž byla navržena cívková souprava) umístili ladicí část v přístroji n a l e v o, vyšly cívky v s t u p n i c h o b v o d u blízko mf transformátoru, díváme-li se zespodu na přístroj. To se projevilo náhodou, že hvezdám, zejména pod 600 kc/s na středních, a nad 300 kc/s na dlouhých vlnách. Zjev zmizel po vložení stíněného plechu mezi soupravu a mf transformátory; budou-li jejich živé vývody stíněny, bude tento zákon možná zbytečný. Taková zpětná vazba škodi, i když se ještě neprojevuje oscilacemi a tedy hvizdem, nýbrž jen zesíleným šuměním, tak jako když u přímo zesíleného přístroje utahujeme zpětnou vazbu. Činí totiž vstupní obvod nezádané selektivní, citlivý na poruchy, a zhoršuje přednes. — Také do objímek elektronky E2I nelitujme vložit stínici plíšky, protože nemí závartné hledat a odstraňovat náklonnost ke zpětné vazbě ať už nebo v až dodatečně. Z téhož důvodu stíníme i přívod k řídící mřížce triody v 2. ECH2I.

Úpravu kostry nepopisujeme. Snímky snad podají obraz dostatečně úplný téměř, kdo by jej potřeboval. Zásady stavby byly tu rovněž vickrát uvedeny, a zejména následující:

(Dokončení na str. 272)

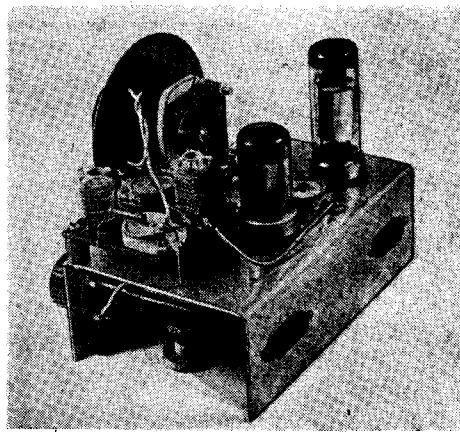

PROSTÝ SUPERHET

mf = 1700 kc/s

Přehled vlastností a několik pokusů s „krátkou“ mezifrekvencí

Běžné rozhlasové superhety mají nejčastěji mf kmitočet okolo 450 kc, méně často okolo 125 kc, a jejich zapojení se již jen málo mění.

Pro speciální účely, zejména pro rozhazy vln metrových a dekametrových, používá se u novějších aparátů mf kmitočtu okolo 1700 kc nebo více. Důvodem pro větší mf kmitočty je v těchto případech zejména možnost dosáhnout přenosu a zesílení širšího pásma, kterou potřebujeme zejména pro zpracování kmitočtové modulovaných signálů, a snaží vyloučení t. zv. zrcadlových kmitočtů (viz Praktická škola radiotechniky, odst. 6/14), o dvojnásobný mf kmitočet větší než signál přijímaný.

To je tím obtížnější, čím bliže je pozměn obou k jednotce, a čím větší je přijímaný kmitočet. Pro mf = 125 kc liší se se přijímaný signál od zrcadlového jen o 250 kc, a k vyloučení „zrcadel“ potřebujeme na st. a dl. vlnách nejméně dvou ladicích obvodů ve vstupní části, a na vlnách krátkých je vůbec nelze odstranit. Při mf = 450 kc stačí na dl. a st. vlnách jediný obvod, na vlnách krátkých však nejméně tří obvody (standardní komunikační přijímače). Při mf = 1,75 Mc jsou zrcadlové kmitočty vzdáleny od přijímaných o 3,5 Mc, a pak na st. a dl. vlnách může vstupní ladicí obvod odpadnout a jeho úlohu zastáne aperiodický dolnopropustný filtr, na krátkých vlnách postačí jediný ladicí obvod pro potlačení zrcadlového signálu.

Jsou tedy hlavní přednosti vysoké mf snažší odstranění zrcadel a širší resonanční křivky. Jsou tu však také nevýhody. Široká resonanční křivka mnohdy nedává přijímači dostatečnou selektivnost mezi sousedními stanicemi. Obvod pro větší mf kmitočty má v praktických případech menší resonanční odpor, a elektronky s ním dávají menší zisk. Táž přípustná poměrná změna kapacity nebo indukčnosti dává větší absolútlní rozladění; přijímač je proto chouloustivější. Konečně větší rozdíl mezi signálem přijímaným a pomocným zavírá neobtížnější, méně přesné vyrovnání na souběh při ladění všech obvodů stejnými kondensátory.

Doložme uvedená tvrzení několika čísly. Nejdříve vlastnosti cívek, používaných pro mf transformátory. Cívka z drátu 0,25 smalt a hedy., navinutá na čtyřhranné keramické kostře pro kv cívky, 70 záv. Nadále uvádíme: lad. kapacita (pF)/res. kmitočet (Mc/s)/činitel jakosti: 87/2,14/113; 115/1,9/112; 145/1,73/112. — Podobná cívka

Nalevě straně: Pokusně sestavený superhet. Zcela vlevo mf pásmový filtr 1700 kc; dva stočené dráty jsou primitivním vazebním kondensátorem pro kompenzaci vazby induktivní a nastavení kritické vazby. — **Vpravo** zapojení s hodnotami součástí.


z vf kabliku $30 \times 0,05$: 87/2,5/236; 115/1,91/240; 145/1,74/240. — Cívka na trubici prům. 10 mm, křížová, šíře 6 mm, 60 záv., vf kabliku $20 \times 0,05$ mm: 87/2,28/145; 130/1,94/160; 159/1,8/160.

Z toho je možno soudit, že běžně dosažitelný činitel jakosti je $Q = 200$. Z diagramu v knize Fyzikální základy radiotechniky, odst. II. 17., je možno najít pro kritickou vazbu a pokles rezonanční křivky na 0,5, t. j. -6 dB, hodnotu $\alpha = 1,8$. Tato hodnota, jak lze snadno dokázat, je rovna $2xQ$, kde x je $\Delta f/f_0$, t. zv. poměrné rozložení. Dosadíme-li $Q = 200$ a $f_0 = 1700$ kc, vyjde rozložení absolutní, $\Delta f = 7,65$ kc/s, šíře pásmá pro útlum na polovici je dvojnásobek, 15,3 kc/s. Při vazbě $1,5 \times$ kritická, kdy je rezonanční křivka sedlovitá s hrby méně než 0,5 dB, je šíře pásmá 31,4 kc. Obě hodnoty jsou větší než jaké běžně potrebujeme. Pro srovnání: při 450 kc a $Q = 100$ vychází při kritické vazbě šíře pásmá 7,5 kc a při 1,5k 16,5 kc/s, tedy hodnoty přiměřené; u mf $= 125$ kc/s je pásmo ještě užší a bývá vhodné obvody mf filtru uměle zhoršit.

Resonanční odpor při ladící kapacitě 150 pF a $Q = 200$ je při 1,7 Mc/s: $R_{res} = Q/\omega_o \cdot C$; vychází 125 k Ω , zisk na jednoduchém obvodu při strmosti 1 mA/V je 125. Pro 450 kc a $Q = 100$ je $R_{res} = 237$ k Ω a zisk 237. Použití souměrného pásmového filtru s vazbou nejméně kritickou zmeneší zisk dělitelcem 2.

Vliv změny ladících komponent, indukčnosti nebo kapacity, o $\pm 1\%$ způsobí, jak je známo, změnu kmitočtu o $\mp 0,5\%$. To je u mf = 1,7 Mc/s 8,5 kc, u 450 kc jen 2,25 kc. Druhá hodnota je jakž takž v mezi pásmá, kdežto 8,5 kc je témito rozestupem jednotlivých vysílačů. Proto je přístroj s vysokou mf chouloustivý na stabilitu mf filtrů, a nemá-li se to škodlivě projevovat, nesmí ladící hodnoty filtru kolisat úhrnem o více než asi o 0,25 %, zatím co hodnota 1 % byla u 450 kc ještě asi stejně přípustná.

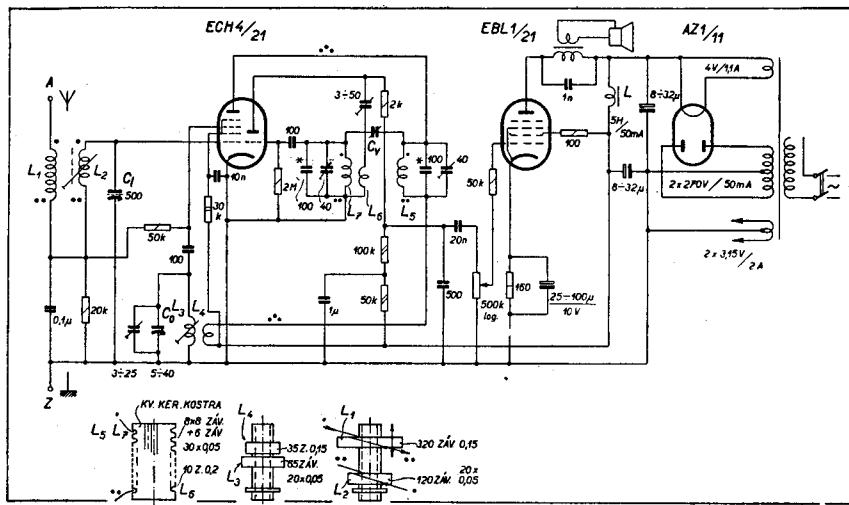Pokusili jsme se vyrobít jednoduchý superhet s mf = 1,7 Mc/s, jednak jeho ověření předchozích úvah, jednak jako námět pro pokusy našich čtenářů. Jednoduchý ladící obvod vstupní s antenní cívkou o značné indukčnosti je laděn samostatně, nikoli



souběhem. Protože z uvedených důvodů postačí pro vyloučení hvízdu jakost nevelká, vybrali jsme pro úsporu místa pertinaxový ladící kondensátor; vzduchový na tomto místě dává ovšem zisk přístroje úmerný většimu Q , asi dvojnásobný. Antenový vinutí má 320 záv. drátu 0,15 mm, ladící 120 záv. vf kabliku $20 \times 0,05$ mm, obojí křížové, šíře 6 mm, antenové vinutí posuvné, optimální vzdálenost mezi nimi při venkovní anteně 10 mm.

Trioda-hexoda je využita odlišně: hexoda sama pracuje jako směšovač i oscilátor, a oddělená trioda jako audion se zpětnou vazbou. Hexodový oscilátor má ladící obvod v přímém spojení s 3. mřížkou a zpětnou vazbou, podstatně těsněji než obvykle vzhledem k menší strmosti 3. mřížky, zavádime z anodového obvodu. Přístroj má jen střední vlny; totva by se na rozsahu vln krátkých podařilo přimě hexodu v tomto zapojení k výrobě oscilací s obvyklým lad. kondensátorem 500 pF. Rozsah 0,5 až 1,5 Mc/s žádá oscilátor s rozsahem (0,5 + 1,7) až (1,5 + 1,7) = 2,2 až 3,2 Mc/s. Ladící rozsah je $3,2/2,2 = 1,45$, poměr konečné a počáteční kapacity lad. obvodu oscilátoru je $1,45^2 = 2,1$. Předpokládáme-li počáteční kapacitu tohoto obvodu 30 pF, potřebujeme ladící kondensátor s proměnným rozsahem $30 \times 2,1 = 30 = 33$ pF, tedy na př. $5 \div 40$ pF. Je možné použít kondensátoru s kapacitou větší, pak musíme uměle zvětšit kapacitu počáteční, aby poměr 2,1 byl aspoň přibližně zachován a oscilátor nedával rozsah zbytečně

veliký. Podle velikosti maximální ladící kapacity, zde $40 + 25 = 65$ pF, a nejmenšího žádaného kmitočtu oscilátoru vypočteme z Thomsonova vzorce indukčnosti ladící cívky oscilátoru:

$$L = 25 \frac{330}{65} \cdot 2,2^2 = 80 \mu H.$$


Použili jsme křížové vinuté cívky s 65 záv. vf kabliku $20 \times 0,05$ mm na kostě prům. 10 mm, šíře vinutí 6 mm, železové jádro M7 \times 12 mm. Vinutí vazební má 35 záv. téžé úpravy drátu 0,2 mm a je těsně u ladidla.

Mezifrekvenční transformátor má cívky podle údajů vpředu, vinuto po 8 záv., do žlábků kostičky, laděné keramickými kondensátorky 100 pF paralelně s keramickými trimry o max. kapacitě 50 pF. Cívky s osmi rovnoběžnými jsou ve vzdálenosti 50 mm, na čtvercové pertinaxové destičce 65×2 mm, spolu s kondensátorky.

Jedna věc je podstatná: potřebujeme vazbu právě kritickou, nebo jen nepatrně nadkritickou. Při $Q = 200$ a $C_{lad} = 130$ pF je kritické vazby dosaženo kapacitou $130/200 = 0,65$ pF mezi živými konci cívek filtru. Je bez všeho vidět, že tato kapacita bude překročena několikrát, protože anoda hexody a mřížka triody jsou v elektronice, patce i objímce vedeny poměrně blízko. Máme tedy „od přirozenosti“ kapacitní vazbu značně nadkritickou.

Abychom dosáhli potřebné selektivnosti filtru, musíme kapacitní vazbu opravit opačně působící vazbou induktivní. Děje se to tak, že po uvedení do chodu a sladění, které je velmi prosté, zkusíme změnit přívody k primáru filtru. V jednom způsobu připojení bude selektivnost zřetelně větší. Poté ještě připojíme mezi živé konce cívek filtru dva izolované spojované dráty a sblížujeme je. Tím zdánlivě vazbu zvětšujeme, avšak protože v udané vzdálenosti a při běžné úpravě obráceně působící induktivní vazba převládá, projevuje se při sblížování drátů (trískou, aby ruka nerozčírala) pokles hlasitosti v jisté poloze skoro na nulu. Vyzkoušíme si takové postavení, po případě zkroucení drátů, aby při dalším oddalování již hlasitost přijímané stanice klesala (pozor, aby to nezpůsobovalo rozložení přiblížením ruky), a při dalším sblížení již nestoupala, neboť to je právě měřítko kritické vazby.

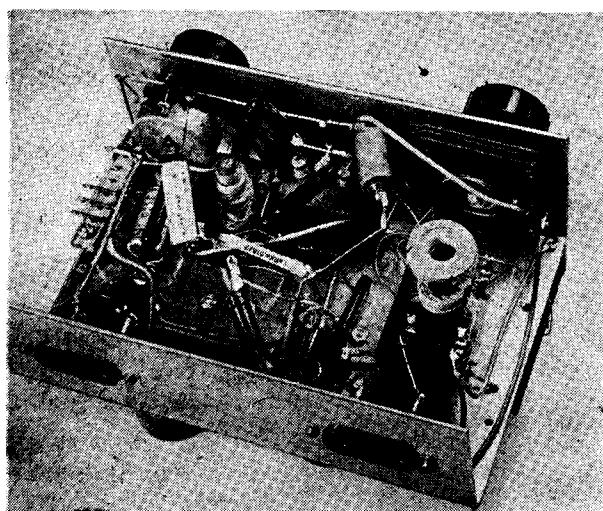Zapomněli jsme se zmínit o vinutí pro zpětnou vazbu na sekundární cívce filtru. Má 10 záv. drátu 0,1 mm, navinutých u zemního konce cívky a zapojených obvykle. Vazba se nařídí „jednou provády“ trimrem 30 až 50 pF plné kapacity. Vazba u zemního konce a řízení malou kapacitou u účelné proto, aby příliš neovlivňovalo nastavení filtru.



Nalevě straně pod kostrou je svorkovnice pro přívod napájecích proudů, vedle ní regulátor hlasitosti a cívka oscilátoru. **Vpravo:** pert. ladící kondensátor a cívka vstupního lad. obvodu. **V popředí** objímky elektronek a přívody reproduktotru, země a anteny.

VÝBĚR DESEK PRO ZAČÁTEČNÍKA

a vůbec pro každého

Což kdybychom vám dnes vyjmenovali přibližně sto desek, které mohou přijít do diskoték každého začátečníka a zájemce o reprodukovanou hudbu?

Ostatní zapojení a úprava přístroje jsou obyčejné, neboť šlo jen o vyzkoušení se standardními doplňky. Proto jsme také vyneschali sítovou část, a použili eliminátor odděleného. Zajímavější jsou snad výsledky. Přístroj sám zachytí za dne v redakci na běžnou venkovní antenu vedle místních i několik vzdálenějších vysílačů, večer s náhražkovou antenou prakticky všechny poslouchatelné stanice. Hvizdy se nevyskytují kromě těch, které zavírují nevhodné rozložení kmitočtu vysílače. Ládění rozhoduje jako u každého superhetu oscilátor: jen v blízkosti místní stanice protlačí vstupní obvod, je-li na ni nalaďen, místní signál i při mírném rozladění oscilátoru. Vcelku lze výkon co do selektivnosti srovnat s výbornou dvouobvodovou tlampovkou, citlivost je asi o řád menší, ale značně lepší než u běžné dvoulampovky. Jako nármátku pro konstrukční malých přijímačů je tento přístroj velmi vhodný; předností, o níž jsme se dosud nezmínil, je bohatý přednes ve výškách, což souvisí s širokým pásmem, přenášeným mf filtrem.

Zkoušeli jsme také obejmít se bez vstupního ladícího obvodu a použít jen aperiodického filtru. Výsledek nebyl valný, přes množství pokusů buďto všecky stanice hvízdy, nebo byla citlivost nedostatečná, a vždy podstatně menší než jakou dával i nedokonalý vstupní obvod.

(Všecky theoretické úvahy jsou založeny asi na té mřížce poznatků, které jsou soustředěny v jednotlivých statích knížky Fyzikální základy radiotechniky, I. díl. O tomto druhu přístrojů jednal článek Superhet s jediným ladícím obvodem v RA č. 5-6/1945, str. 34.)

Ze světa gramofonu

Schubertova Symfonie č. 4 c-moll, nazývaná „Tragická“ byla nahrána rovněž pro společnost Decca na deskách K 1252 až 1255. Hraje The National Symphony Orchestra, řídí Karl Rankl.

Gibetová první symfonická skladba „Sága“ byla nově nahrána Londýnským filharmonickým orchestrem pod řízením italského dirigenta Victora de Sabata. Technicky je tento snímek mimofádně zdařilý. Skladba je na třech deskách společnosti Decca (K 1504-06) a je doplněna na šesté straně známým „Valse triste“.

V Itálii byla nedávno opět nahrána celá Verdiho „Aida“, tentokrát nikoli v divadle Scala, nýbrž v provedení znamenité opery v Rímě pod řízením Tullia Serafina. Hlavní úlohy jsou obsazeny ovšem převážně světových jmen, jako jsou Maria Callas, Beniamino Gigli, Ebe Stignani, Tancredi Pasero a jiní. Desky jsou lisovány již také v Anglii společnosti His Master's Voice. Jako dříve i nyní opera je zachycena na devatenácti velkých deskách. (V automatickém nahrání HMV DB 9131-50.)

Chopinův Klavírní koncert č. 2 f-moll op. 21 byl nahrán polským klavíristou Malcuzinským za doprovodu anglického orchestru Philharmonia pod řízením Paula Kletzkého. Vydala Columbia na deskách LX 8751-54.

Společnost Decca má velký prodejní úspěch s Bizetovou mladistvou symfonii C-dur, nesoucí číslo 1. Nahrál ji London Philharmonic Orchestra pod řízením Charlese Müncha. (K 1781-84.)

Ginette Neveu, francouzská houslistka, dobře známá i ze svých koncertních vystoupení v Praze, měla nedávno tak velký úspěch s interpretací Brahmsova koncertu pM turné po Anglii, že společnost His Master's Voice, ačkoliv teprve nedávno vydala tento koncert se skvělým Heifetzem, mahrála jej nyní znovu. Ginette Neveu je doprovázena orchestrem Philharmonia, řízením Issaye Dobrowena (HMV DB 6415-18 a DBS 6419.)

Blíží se vánoční svátky. Pravděpodobně i vy, milí čtenáři, se zařadíte do početné armády těch, kdož se dají do shánění dárků pro své drahé nebo přátele, a možná, že leckdo z vás bude se zamýšlet nad problémem, jakou koupit gramofonovou desku, aby s ní přišel vhod. Hudba je ovšem krásná, ale když jí tolík lidí nerozumí a zdá se jim těžká. Co jím koupit? Jak se při tom neprohřešit proti požadavkům elementárního vkusu a neukazit je špatnou volbou, ale také je nepolekat a neodvěst příliš odvážným výběrem od dobré hudby?

Tímto záměrem vyhovujeme i přání svých čtenářů, jež nám bylo již několikrát tlumočeno. Citujeme tu dnes veřejně dopis p. Bohuslava Mrklase z Doudleb nad Orlicí, neboť jeho „problém“ je problémem mnoha ostatních. Všichni jsme kdysi začínali, a proč tedy neříci, jak se dá začít.

„Velmi mě zaujaly Vaše články,“ psí p. B. Mrklas, „které jste psal do časopisu Radioamatér, a to nejprve článek o naši nové dynamické přenosce, a pak dále o gramofonových deskách vůbec. Jsem také vásnivý přívřezenec gramofonové reprodukce a budu si nyní zakládat malý gramofonový archiv, a jelikož jsem v těch věcech málo obecně zkušený, proto bych Vás prosil o přátelskou radu k výběru různých hudebních děl, po případě kdybyste mi mohl napsat názvy některých z nich. Přál bych si mít hudbu hodnotnou, ale ovšem ne zase příliš těžkou, abych jí mohl porozuměti.“

Ve svém seznamu desek, jež vám navrhujeme, neuvedeme úmyslně ani značky desek, ani jejich čísla. Budou to však většinou skladby, které jsou obecně dostupný podle sezonu naše hogramového programu a z dobrých devadesáti procent je ve vydávaných seznamech podle udaných názvů může najít každý inteligentní obchodník. Není vyloučeno, že leckterá z jmenovaných skladeb bude na skladě v nějakém jiném nahráni, a to bud na deskách His Master's Voice, Columbia, Polydor, Odeon a pod. Většina obchodníků má přehled o tom, na které značce má tu či onu skladbu. Pro větší přehlednost a konečně s jistým zaměřením na osobní vkus, který nemůže být stejný, řadíme svou populární diskotéku do několika skupin. Snažte se nevyhýbat se žádné z nich, neboť čím širší bude vás kruhovoz v reprodukci, tím hlouběji budete pronikat do podstaty hudby vůbec a velmi brzy přijdete na to, proč žádný muzikant na světě se nespokojil jenom s „dechovkou“.

Orchestrální skladby:
(Číslice za názvem značí počet desek.)

Smetana: Ouvertura k „Prodané nevěstě“ - 1. — Ouvertura k „Libuší“ - 1.
Vltava - 2.

Dvořák: Slovanské tance (podle vý-

běru) - 2 (či více). — Karneval - 1. — Předehra k „Rusálce“ a Polonéza - 1.

Fibich: Noc na Karlštejně, Předehra - 1.

Novalík: Zamilovaní - U muziky - 1.

Mozart: Předehra k „Figarové svatbě“ - 1. — Malá noční hudba - 2.

Rossini: Italka v Alžíru - 1.

Adam: Kdybys byl králem - 1.

Bizet: Předehry k 1., 2., 3. a 4. jednání „Carmen“ - 2.

Liszt: Uherská rapsodie č. 2 - 1.

Cajkovskij: Ouverture solenelle „1812“ - 2. — Baletní suita „Louskáček“. Pochod a Valčík - 2.

Grieg: Poslední jaro - Rány srdeč - 1. Antrijn tanec - Solvejgina píseň - 1.

Sibelius: Valse triste - 1. — Labuť z Tuonely - 1.

Schubert: Symfonie h-moll (Nedokončená) - 3.

Beethoven: Leonora č. 3 - 2.

Housle s klavírem:

Smetana: Z domoviny, dvě dua (Plocce - Holeček) - 2.

Tartini: Variace na Corelliho thema. Chopin: Nocturno (Ojstrach) - 1.

Suk: Appassionato, Humoreska a Idylka (Štěpánek) - 1.

Glažunov: Meditace. — Rimskij-Korsakov: Let čmeláka. Borodin: Nocturno (Šroubek) - 1.

Klavír:

Suk: Píseň lásky (Pavel Štěpán) - 1.

Smetana: Furiant a Sousedská z „Českých tanců“ (Heřman) - 1. — Poeticke polka c-moll. — Poeticke polka Es-dur (Maxián) - 1.

Dvořák: Humoresky (Heřman). — Suk: Dumka - 1.

Violoncello a klavír:

Dvořák: Rondo pro violoncello a klavír (Zelenka) - 1.

Violoncello a orchestr:

Dvořák: Koncert pro violoncello a orchestr, op. 104 (buď Casals nebo Cassadó) - 5.

Smyčcový kvartet:

Suk: Meditace na staročeský chorál „Svatý Václav“ (Ondříškovo kvartet) - 1.

Haydn: Smyčcový kvartet, op. 64, číslo 5 - 3.

Různé nástroje:

Jan Zach: Koncert pro flétnu a orchestr. — Jan Štěch - Punto: Lovecké rondo z koncertu pro lesní roh (1802)* - 1.

* Uváděná čísla se vztahují k deskám Gramofonových závodů n. p.

F r a n t i š e k K r a m á ř: Koncert pro hoboj a orchestr. - A n t o n í n R e j c h a: Dechový kvintet, Adagio (13032)* - 1.

Sborový zpěv:

Nejstarší české písničky: Hospodine, pomiluj ny, Svatý Václave, Buoh Všemohúci, Ježu Kriste (13001)* - 1.

Husitské válečné chorály a duchovní písničky (13004)* - 1.

S m e t a n a: Rolnická - 1.

F o e r s t e r: Velké, šíré, rodné lány - Z osudu rukou - 1. — Polní cestou - Když jsme se loučili - 1.

Národní písničky: Já som bača; Tancuj, tancuj; Šablenka (Převezké sdružení moravských učitelů) - 1.

Píseň s klavírem:

S m e t a n a: Večerní písničky na slova Vítězslava Hálka (Horáková) - 2.

D v o ř á k: Když mne stará matka -

F i b i c h: Má dívenka jak růže je - 1.

D v o ř á k: Biblické písničky - 1 (čí více).

Operní zpěv:

S m e t a n a: Proč bychom se netěšili - 1. — Věrné milování - 1. — Ten lásky sen, aria Mařenky - 1. — Jak možná věřit, aria Jeníka - 1. — Znám jednu dívku, duo Jeňka a Kecala - 1. — Když Zdeněk můj, aria Dalibora - 1. — Vstupní zpěv krále Vladislava z „Dalibora“ - 1. — Ó vy lípy, aria Přemysla z „Libuše“ - 1. — Libušino proroctví ze závěru opery - 2. — Když zavítá máj, aria Ladislava ze „Dvou vđov“ - 1. — Samostatně vládnou já, aria Karoliny ze „Dvou vđov“ - 1. — Jsme svoji, duo z „Hubičky“ - 1. — Ukolébavky z „Hubičky“ - 1. — Kdybych věděl, jak svou vinu smýt, aria Lukáše z „Hubičky“ - 1. — Jen odpros ji, duo z „Hubičky“. — Skřivánčí písnička z „Hubičky“ - 1. — Arie Kalimy ze zpěvohry „Tajemství“ - 1. — Tak plane láška pravá, aria panny Rózy z „Tajemství“ - 1. — Což ta voda s výše strání, aria Blaženky z „Tajemství“ - 1. — Jen jediná mne ženy krásná tvář, aria Voka z „Čertovy stěny“ - 1.

D v o ř á k: Měsičku na nebi hlubokém, aria „Rusalky“ - 1. — Vidino sladká, přesladká, aria prince z „Rusalky“ - 1. — Mám zlaté vlásky, mám, aria lesní žínky z „Rusalky“ - 1. — Květiny bílé po cestě, sbor z druhého jednání „Rusalky“ - 1. — Celý svět nedá ti, nedá, aria vodníka z „Rusalky“ - 1. — My cizinku jsme bloudili, duo z „Jakobína“ - 1. — Arie purkrabho z „Jakobína“ - 1.

B l o d e k: Mladá láska, to je ráj, z opery „V studni“ - 1. — Aj to bude švanda, z opery „V studni“ - 1.

J a n á č e k: Odešli, jdi také, dvojzpěv z „Její pastorkyně“ - 1.

R o s s i n i: Já duši celého města jsem, aria z „Lazebníka sevillského“ - 1.

V e r d i: Zdrávas, Maria, aria Desdemony z „Othella“ - 1. — Dítě mé mi vraťte, aria z „Rigoletta“ - 1. — V lásku o něm sladce sním, aria Gildy z „Rigoletta“ - 1.

L e o n c a v a l l o: Prolog z „Komediantu“ - 1.



Nahrávání v dobách přímého akustického záznamu nebylo malým technickým problémem. Zpěvačka, kterou je známá koloraturka Frieda Hempelová, i orchestr jsou seskupeni těsně u trychtířů, vedoucích k rycímu stroji v sousední místnosti, basové nástroje nejbližše, neboť na jejich rejstříky byl inechanický záznam nejméně citlivý.

B i z e t: Toreadore směly, aria z opery „Carmen“ - 1.

T h o m a s: Titania zlatovlasá, já jsem, z opery „Mignon“ - 1.

Melodram (recitace s klavírem):

Tři králové, melodram na slova J. V. Sládká, recituje Růžena Nasková, doprovází J. B. Foerster - 1.

Tento výběr je ovšem možno různým způsobem obměňovat. Podívejte se znova na začátek. Snad milujete ouverturu k „Hubičce“ nebo k „Tajemství“, snad máte z „Mé vlasti“ nejradijnější „Šárku“ nebo „Blaník“, snad si chcete koupit „Mou vlast“ v celku, z Dvořáka budete třeba chtít předeheru k „Čertu a Káči“, z Fibicha opět spíše ouverturu k „Šárce“ a pod. Stejně tomu bude i u jiných skladeb. Redakce Elektronika vás za vaši samostatnost jenom pochválí. Vždyť po tří letech se vám snaží přiblížit daleko těžší skladby, než jsou ty, které jsme vyjmenovali, a víme dobré, že nepíšeme do větru, nýbrž do mnoha srdcí.

O jednom se na našem populárním výpočtu můžete přesvědčit: Stačí jen trochu uvažovat a dáte dohromady ze sta desek docela pěknou diskotékou, která vám přiblíží opravdu nejen značný počet skladeb, nýbrž dá vám nahlédnout do toho krásného, nepomíjejícího království, jak bylo v hudbě vytvořeno lidským duchem od dávné minulosti až do dneška, a to ve velikém bohatství forem. Nezapomínejte ani na to, že u mnoha desek vlastně jmenujeme jen jednu stranu, takže na druhé vás čeká ještě překvapení, které si můžete již sami zvolit, neboť leckteré desky existují v různých nahrávkách s různými umělci a také v různých kombinacích.


Je tu ovšem jiná bolest. Budou na vás chtít staré desky, aby vám prodali nové. Máte-li tak zv. šlágly, zbavíte se jich asi velmi snadno, protože po nějaké době,

jak vše sami, se oposlouchají a někdy i zprotiví, ale hůře bude, skladá-li se vaše diskotéká jen z desek hodnotných a vcelku neobebraných.

Budete také opatrní při koupi desek, aby byly v pořádku. Udělal jsem zrovna v posledních dnech špatnou zkušenosť. Šel jsem si koupit do dobrého závodu jednu velmi populární desku operních arií, kterou hosté u mne pravidelně postrádali. Prinesl jsem ji, ale deska hrála dobře pouze na jedné straně, kdežto na druhé mi saffrový hrot v nadlehčené přenosce při zatížení 25 gramů přeskakoval počáteční drážky a usadil se až někde za třetinou skladby. Zatížil jsem tedy přenosku na nejjazšímez, t. j. 45 gramů, ale neponohlo to, ačkoli s tímto zatížením jsem přehrál doposud každou desku. Šel jsem proto požádat o tutéž skladbu znova a v obchodě mi ji tak ochotně vyměnili, že jsem si k ní ještě jinou desku přikoupil. Ale druhá zkušenosť byla ještě horší prvně: skladbu, kterou jsem neslyšel předtím, neslyšel jsem bez závad ani nyní, takže zjevně šlo o pravděpodobnou chybu v celé serii desek, a stejnou zkušenosť jsem udělal u druhé koupené skladby. Podařilo se mi přehrát z ní zase jenom jednu stranu. Hned na druhý den jeden titel gramofonové reprodukce si mi stěžoval, že má novou desku, kde mu přenoska v půli skladby najednoduš jankovitě jezdí po jedné drážce a vytrvale opakuje jedno slovo, což je ovšem hudební požitek náramný. Takovou výtkou byste snadno smrtelně sklali nešťastného recensenta, jenž vám desku doporučil. Nuže, za tuto nedopatrvení nemůžeme, a vyslovujeme zde naději, že příhoda, o níž se zmíňuji, jest opravdu jen řídkou výjimkou, a že kontrola obecněstva si vynutí, aby výjimkou ještě řídší byla v budoucnu. Přejeme vám, aby vaše volba z navrhované stovky byla šťastná a aby úspěšný začátek měl pokračování a přivedl vás mezi stále ještě vznášející obec gramofilů a tím věrných titulů dobré hudby.

Václav Fiala

**Zapojení oscilátorů
s pentagridem**

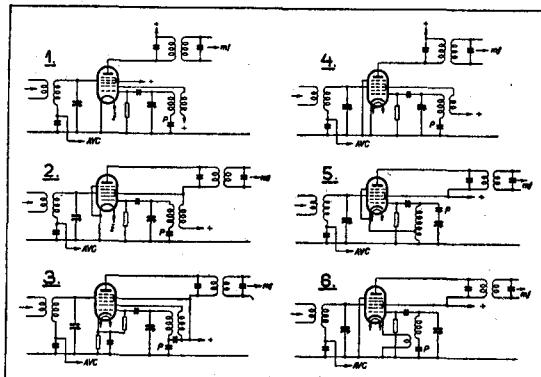

Na přání čtenářů přinášíme několik zapojení oscilátoru s pentagridem, která se nejčastěji vyskytují v zahraniční literatuře. První dvě jsou pro superhetu na baterie, ostatní pro síťové. Sotva vyčerpávají všechny možnosti, ale uvedená jsou nejčastější.

Pentagrid je elektronka s pěti mřížkami, z nichž zpravidla dvě jsou uvnitř baňky spojeny a slouží k odstínění řídící mřížky od systému oscilátoru, resp. ke zmenšení kapacity mezi elektrodami; někdy jich však konstruktér přijímače využívá pro zavedení zpětné vazby (obraz 2 a 4). U nejpřímě žhavených elektronek je zhusta použito vazby v kathodovém obvodu (obraz 5 a 6). Stejným způsobem bylo by lze provést vazební cívkou u přímě žhaveného směšovače, avšak zpětnovazební cívka by musela být vinuta dvěma dráty, jako např. u bateriového superhetu se směšovací RV2.4P700 (RA 7/47). Paddingový kondenzátor P je obvykle v serii s ladicí cívkou oscilátoru; jen tam, kde by to mohlo činit potíže, bývá přemístěn do série s ladícím kondenzátorem. Hodnoty součástí jsou obvyklé a proto je neuvedeme.

Podle obrazu 1 lze zapojit: 1A6, 1A7, 1B7, 1C6, 1C7, 1D7, 1LA6; jsou podobné oktodiád a jako stínících používají mřížek 3. a 5. Zapojení 2 se hodí pro 1R5 nebo 1C8, kde stínici mřížky jsou pořadem 2 a 4. Schema 3 je pro použití elektronek 2A7, 6A7, 6A8, 6D8, 7B8 nebo 12A8; obrazy


4 až 6 přísluší některému z druhů 6L7, 6SA7, 6SB7, 7Q7. hV

Stabilisátor STV 150/20

je dělený — stabilisuje 2×75 V při napětí zdroje min. 220 V. Dovolený příčný proud 1 až 20 mA; patka lamelová.

Stabilisátor 150 A 2

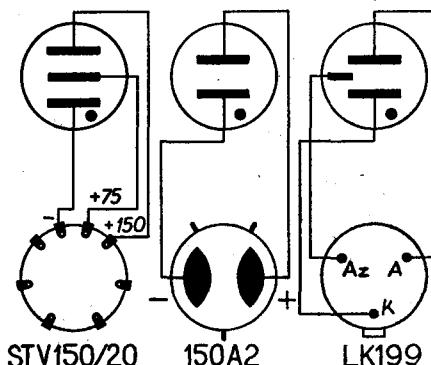odpovídá elektrickými daty typu Philips 150 A 1; stabilisuje napětí $160 \text{ V} \pm 10 \text{ V}$ při dovoleném příčném proudu 1 až 8 mA. Napětí zdroje min. 205 V; vnitřní odpor pro střední proud max. 1140Ω . Patka balonová.



opakujeme. Když takto dosáhneme žádaného rozsahu, nastavíme postupně p. v. na tři kmitočty shody, které účelně volíme na př. podle číšku v loňském čísle 2. a 9., naladíme přijímač podle voltmetru, a na stupnicí si přesně vyznačíme polohy ručky. To provedeme na všech rozsazích, v seriovém zapojení nejúčelněji od krátkých přes střední — dlouhé. Pak máme dány kmitočty shody a můžeme po opětém uvedení oscilátoru v chod začít s využíváním oscilátoru na souběh, při čemž vstupní obvod ponecháme už trvale nedotčen. Nastavování p. v. i přijímače musí být ovšem velmi pozorné.

Přistupovali jsme tímto způsobem. Ladící kondensátor zcela uzavřen, laděním pomocného vysílače vyhledáme, na který kmitočet je obvod nastaven. Je-li zjištěna hodnota jiná než je žádáno, opravíme ji železovým jádrem vstupní cívky příslušného rozsahu. Poté ladící kondensátor úplně otevřeme, opět vyhledáme laděním p. v. příslušný kmitočet a opravíme trimrem vstupní cívky příslušného rozsahu na žádanou hodnotu. Vrátme se na uzavřený kondensátor a postup jednou nebo dvakrát

Stabilisátor LK 199

bývá někdy označen též Ln 28729. Má zápalné napětí necelých 250 V a udržuje stálé napětí asi 140 V. Snese max. příčný proud 60 mA, střední zatížení asi 30 mA; pod 5 mA přestává spolehlivě pracovat. Vyžaduje napětí zdroje aspoň 250 V; potřebný předřadný odpor vypočteme podle RA 1/1947, str. 4. Zapalovací anodu připojujeme přes odpor asi $500 \text{ k}\Omega$ přímo na kladný pól zdroje.

U neznámých stabilisátorů


nebo u těch, jejichž zapojení neznáme, můžeme se pokusit vyzkoušet zápalné a stabilisované napětí připojováním jednotlivých elektrod přes ochranný odpor na dílci se napětí s paralelně připojeným voltmetrem s malou spotřebou. Polarity zjištujeme u stabilisátorů, do nichž je vidět, snadno: záporná elektroda (t. j. pokrytá doutnavým světlem) má mít zpravidla větší plochu než kladná. Když do stabilisátoru nevidíme, je nutno měřit: při správné polaritě prochází větší proud než při obrácené, při témž napětí z děliče a témž předřadném odporu; při správné polaritě je též zápalné napětí menší než při obráceném. Dovolený proud lze odhadnout jen z hustoty doutnavého světla, které pokrývá kathodu a srovnaním s kathodovým světlem známého typu; min. proud bývá 5 až 10 % maximálního proudu. hV

Celuloid na lepidlo

Hustého roztoku celuloidu v acetolu se používá k lepení, řídkého roztoku ve směsi acetolu a octanu amylnatého k ochraně povrchu (zapomávý lak). Přidávek octanu amylnatého zvětší tekutost roztoku a urychluje vysychání. Každý pružný přehledný materiál nebývá však celuloid; zhusta je to jeho nehořlavý příbuzný, celon nebo plexiglas, a někdy také trolitol. Pro zhotovení universálního lepidla se hodí jen celuloid; trolitol se rozpuští v benzenu na roztok, vhodný k zajištování vícevky, pro lepení neprodryných předmětů se však nehodí. Celon v acetolu jenom nabrat a také plexiglas se v něm nerozpuští. Nejrychleji rozeznáme materiál zkouškou hořlavosti. Celuloid prudce hoří jasným čadivým plamenem a ostře páchné kařem, celon se pouze škvaří a zuhelnil; také plexiglas nehoří a odolává vyšším teplotám. Trolitol se rozteče již při teplotě pajetí, při čemž se prozradí též charakteristickým nasládlým páchem. Ke zkoušce hořlavosti postačí malý kousek; celá tabule by byla pro tento účel zbytečná a nebezpečný přepychem.

Schránka na vrtáky

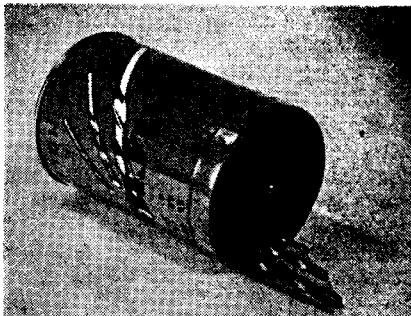Krabička, kterou vidíte na snímku, obsahuje 51 spirálových vrtáků od 1 do 6 mm průměru, po 0,1 mm. Uvnitř ji vyplňuje



špalík z tvrdého dřeva, v němž jsou směrem osy vyvrťány tři kruhové řady po 17 otvorech. Vnitřní kruh má dírky nejmenší pro vrtáčky 1,0 až 2,6 mm, prostřední má větší vrtání pro 2,7 až 4,3 mm, vnější má dírky největší pro vrtáky 4,4 až 6,0 mm. Vrtáčky v útríkách jsou volné, po naklonění krabičky snadno vyklouzou. Na spodní části krabičky se špalíkem se dá otáčet víčko, které má tři dírky, a ty můžeme naotocit podle indexu na straně krabičky proti žádanému průměru. Spolu s žádaným vrtáčkem vyklouznu ovšem ještě dva další, ze tří se však snáze vybrá než z 50, zvlášť když se liší v průměru skoro o 2 mm. V jedné poloze víčka dírky ve špalíčku chybí, sada je bezpečně uzavřena. — Zásobník je výrobkem švédské firmy a toho času není u nás na trhu. Zajímáci si jej však mohou snadno vyrobit z plechovek původně pro jiné účely, a zejména mohou tímto způsobem vložit pořádek i do jiných nástrojů, na př. závitníku a výstružníku.

Hledače min a jiných kovových předmětů pod zemským povrchem potřebují vysílací koncese.

Na dotaz, zda takovéto přístroje potřebují vysílací koncese pošt. zprávy, odpovídáme: Jde-li o přístroje, které pracují s pouhým akustickým kmitočtem, není takové koncese zapotřebí. Jinak se ovšem má věc, jde-li o přístroje s kmitočty ultrazvukovými nebo radiovými. Tu jde o přístroje spojené s vyzařovacím systémem (antenou) a tedy s působením na dálku a takové přístroje, resp. jejich sestrojování a používání, potřebují zcela nepochybně vysílací koncese poštovní správy [ustanovení č. 318, odst. 1, písm. c) Věstníku min. pošt]. O propůjčení koncese se žádá kolkovánou žádostí u místně příslušného poštovního ředitelství. K žádosti připojíme schéma a popis přístroje a v žádosti ovšem také uvedeme, k čemu a jak hodláme svého přístroje používat.


Dr. A. B.

DKE na baterie

K německému lidovému přijimači DKE 38 existoval svého času též bateriový protějšek DKE 38 B, jehož schema přinášíme. Bylo v něm použito součástí, které se po osvození prodávaly v neúplné stavebnici a z nichž některé naši čtenáři sestavovali přijimač se dvěma RV12P200 podle návodu v RA 9-12/1945, nebo bateriový přístroj podle RA č. 4/1946.

Původní úprava DKE na baterie se nevyznačuje zvláštností zapojení nebo v součástkách. Vstupní obvod je totálně s provedením síťovým. Dluhovlnná ladící cívka je pevně spojena (přes detekční kondenzátor) s mřížkou první triody; spinačem, ovládaným vačkou na rotoru ladícího kondenzátoru, připíná se k ní cívka pro střední vlny, takže na tomto rozsahu působí obě ladící cívky v paralelním zapojení. Zpětná vazba je induktivní, řízena změnou kapacity reakčního kondenzátoru.

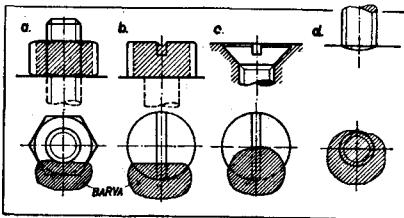Výhoda dvou svodů mřížek, detekční elektr. záleží hlavně v tom, že její usm. schopnost se podstatně nezhorší ani při překlozené polaritě přívodu k žhavenímu 2volt. akumulátoru. Za detekci následuje druhá trioda, rovněž odpovídavá významu s koncovou pentodou, všebezně.



K PŘEDCHOZÍM ČÍSLŮM

Nová zapojení

(E.R.A. 7-8/48 str 190)

V hodnotách součástí k obrázu 2 vypadala číslice: L1 a L2 mít po 5 závitech.

NOVÉ KNIHY

Příručka pro amatérské vysílače

„Dobře dotažené šroubků zakápneme barvou, aby se neuvolnily...“ Tato po-
bídka vede u mnohého konstruktéra k le-
picím orgifům, při nichž daleko větší důraz
spocívá na barvě než na účelu zakapování
a způsobu, který je pro něj nevhodnější.
Aparát pak připomíná hospodářský stroj
a běda, chceme-li některý šroubek uvol-
nit: barvou zalitý závit potřeboval by
šroubovák.

Jestliže se šroubový spoj skládá ze samostatného šroubkou a matičky, je nutno zajistit jak hlavu šroubu, tak matičku. Nestačí přilepit jen jednu část, zatím co se druhá může otáčet a uvolnit. Je-li závit pro šroub v upevňovací části, nebo souvisí s ní šroub, takže se nemůže otáčet, postačí zajistit jen zbylou část volnou.

Zajištění samo je vyznačeno v náčrtku. U matičky kápneme barvu asi přes třetinu obvodu tak, aby vnikla do styku mezi podložkou a matkou, ale neznečistila závit (obraz a). Jinak šroubek téměř nejdé uvolnit, ač už jeho použitím (spojení rozebratelné) dáváme najevo, že s rozebráním počítáme. Chceme-li zajistit hlavičku šroubku s drážkou, dbáme, aby barva se dostala mezi hlavu a podložku nebo upevňovanou část, a přetekla na počátek drážky, ale nezalila ji celou. Tím je hlava zajištěna proti samovolnému otáčení, ale jediným rýpnutím šroubovákem tmel z drážky odstraníme a šroub můžeme uvolnit (obraz b). Podobně zajišťujeme šroubky s hlavou zapuštěnou (obraz c). Je-li šroubek zavrtán do díry se závitem, z něhož vyčnívá jen nepatrnně, je možno také zaklápnout jeho vrcholek (obraz d).

Obyčejný nitrolak nebo olejový smalt zastoupí v domácí dílně speciální zajišťovací tmely, používané továrnami, jejichž hlavní vlastnosti má být značná pevnost po vyschnutí, a to při značném teplotním rozmezí. Konečně nezapomeňme, že zajištování lakem je přece jen technika po někud „povídlovou“; vhodnější je použití pojistných pérových podložek, jejichž zásobu si jistě pořídil každý, kdo těžil z výprodejních bouraček. Tyto podložky se dávají na stranu hlavy šroubu, těsně k nosné části (na př. hlava — spáj. očko — podložka — kostra).

The radio handbook, francouzský překlad 10. vyd. americké příručky téhož názvu, kterou vydala společnost Editors and Engineers, USA. Překlad vydal P. H. Brans, Antverpy. Formát 210×297 mm, 352 strany, 528 obrázků. Cena neudána.

Kniha, kterou známý vydavatel přehledu elektroniky vydal ve francouzštině a patrně i v jiných jazycích, nejvíce se podstatně odlišnou od běžné kvality jiných podobných publikací. Ve 22 kapitolách je přebohatý souhrn informací pro amatéry-vysílače. Výklad, který se rozprostírá do základů elektrotechniky přes přístroje pro amatéry až po několik pomocných přístrojů, je upraven pro čtenáře bez podstatných theoretických vědomostí s nejmenším použitím vzorců; ve většině případů jde o stručně vysvětlěná schemata. Po našem úsudku chybí tu účelnější rozčlenění obsahu; nečíslované odstavce jsou nadepsány týmž písmem, až jede o začátek popisu nebo jeho pododdíl. Také rejstřík by tu neměl chybět. — Výhodou knih tohoto druhu bývá přistupná cena; nieméně soudíme, že v budoucnu a snad už dnes je ještě větší předností obsah účelně omezený, protože v záplavě literatury, která jest zájemců dostupná, je přetíženému čtenáři vitaných přehledů a vytířiděná sbírka informací než příliš bohatá skladiště, v nichž je cenné poučení zakryto množstvím věcí druhobního významu.

OBSAHY ČASOPISU

ELEKTROTECHNIK

Č. 5, květen 1948. — Kontakty, Ing. Dr. J. Korecký. — Sladování superhetu při výrobě a opravách, Ing. Z. Tuček.

Č. 6, červen 1948. — Rušivé zjevy na sdělovacích vedeních Ing. K. Ládyšk.


Č. 7, červenec 1948. — Prstencové regulační transformátory, Ing. Majer. — Universální měřicí přístroj Avomet, Ing. V. Toufar. — Panelové přístroje, J. Hrdlička. — Oznámení, Ing. E. Kraut.

KRÁTKÉ VLNY

Č. 10, říjen 1948. — Antennní indikátory,
A. S. Čerkasskij. — Tankový přijimač s dvo-
jím směšováním. K. Schwarz.

PROCEEDINGS I.R.E.

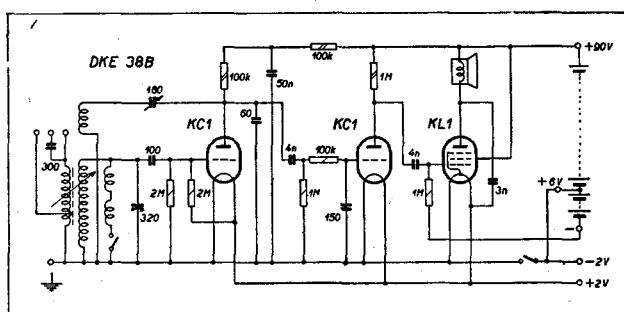C. 9, září 1948, USA. — Atomová struktura, R. E. Lapp a H. L. Andrews. — Rušení při fm, F. L. H. M. Stumpers. — Poznámka ke vztahu meteorologických a ionosférických jevů, T. G. Mihran. — Nf oscilátor s posuvem fáze, G. Willoner a F. Tihejka. — Experimentální výzkum využívání výf anten, D. R. Rhodes. — Pole v nekovových vlnovodech, R. M. Whitmer. — Vztah mezi emisní konstantou a zdánlivým výkonom oxydových kathod, H. Jacobs, G. Hess a W. P. Crosley. — Hydrostatický tlak proudu elektronů v diodě, W. C. Hahn. — Přesná měření elektrických charakteristik krémenných výbrusů, W. D. George, M. C. Selby a R. Scolnik. — Technické možnosti radiotelefonního spojení s jedoucím vlakem, N. Monk a S. B. Wright. — Televizní anteny.



na a radirový rozvod v nájemných domech, H. E. Kallmann. — Modulátor třídy B se širokým pásmem a malým šumem a skreslením, R. J. Rockwell. — Zjednodušená samočinná stabilizace fm oscilátoru, J. L. Hollis. Obdělňovací s kathodovou vazbou, L. A. Goldmuntz a H. L. Krauss.

SYLVANIA NEWS

Č. 7, srpen 1948, USA. — Obrazovky s elektromagnetickým odchylkováním, W. A. Dickinson.

ELECTRONIC ENGINEERING

Č. 248, říjen 1948, Anglie. — Výběr a zkoušení součástek pro přijímače, G. D. Reynolds. Konvertor infračerveného světla na viditelné, T. H. Pratt. — Zamboniho sloup, A. Elliott. Filtr proti hvizdám 9 kc/s, P. A. Childs. — Z praxe elektronek. — Millerův integrátor, III, B. H. Briggs. — Zkušební oscilátor pro křemenné krystaly, R. Terlecki a J. W. Whitehead. — Řídící stůl pro rozhlasová studia, R. B. Monroe a C. A. Palmquist.

WIRELESS WORLD

Č. 10, říjen 1948, Anglie. — Drasíkový suchý članek, R. W. Hallows. — Elektronkové meghořimetry, H. G. M. Pratt. — Zesilující krystal, transistor. — Měření radiových poruch. — Eliminace bručení ze žárového vinutí, K. G. Britton. — Jak odlišit f od $+f$, „Cathode Ray“. — Nová zařízení pro leteckou telekomunikaci. — Stabilované napáječe, I. M. G. Scroggie. — Zajímavá zapojení, J. McG. Sowerby.

ELEKTROTECHNIŠKI VESTNIK

Č. 6-7. — Experimentální zkoušky Vidmarova vzorce oteplení cívek, R. Poniž. — Záznám nejmenších elektrobiologických napětí, A. Strojník. — Vf sušení dřeva, J. Žuran.

RADIO WELT

Č. 10, říjen 1948, Rakousko. — Miniaturní vysílač, J. Sliskovič. — Bateriový superhet s elektronkami D25, G. Zylhars. — Zkušební nahraď uzměřovacích elektronek. — Vzpomínky starého amatéra-vysílače.

PRODEJ • KOUPĚ • VÝMĚNA

Každý inserát musí obsahovat úplnou adresu zadávajícího. Pište čitelně a účelně zkracujte slova.

Cena za otisknutí inserátu v této hřidce: první řádku Kč 26,—, další, i neplné, Kč 13,—. Za řádku se počítá 40 písmen, rozdělen znamének a mezer. Částku za otisknutí si vypočteť a připojte v bankovkách nebo v platných pošt. známkách k objednávce. Nehonorované inseráty nebudou zařazeny.

Koupím RA 1947, č. 1. J. Šmilauer, Praha XVI, Holečková 60. 122

Koupím přijímač E10K, čas. RADIO č. 4 a 6 z r. 1940 a č. 8 z r. 1939. E. Hlom, Praha-Krč, Libušská ul. 4. 123

Prodám voj. 10metr 7 elektr. 1200 Kčs. S. Čapek, Praha I, Bělkova č. 16. 124

Koupím 1 X KF3 nebo KF4, 4 X RV12 P4000, triál 50 pF a 15 keram. koster na kv. cívky. B. Chalupa, Lužice 61, u Šternberka. 125

Prodám univers. měř. přístr., spotřeba 0,2 mA, zrcadlo, stupnice cejch. 0—20—400 V stříd. 0—20—200—800 V stejnosem., 0,2—4—20—100 mA za 2000 Kčs. El. EF22—EBL21, transformátor. 120—220—400—4—6,3 elyt. such. 8 mF. F. Karásek, Telč II/268. 126 n.

Koupím magnetofon, pásky L nebo C, nebo americké BK919, nebo dám protihodnotu studiový kondenzátor, mikrofon, páskový mikrofon nebo různé měř. přístroje, elektronky a pod. Elektro Remíš, Ostrava VII, Ocelářská 7. 127

Elyty 8—32 μ F elektronky, dá za bifok. skla $\div 1$, $\div 3$. D. K. Novotný, elektrárna Sokolov. 128

Komunikační super. (též z voj. výroby) kupuj J. Rezáč, Praha IX, Kolmá 11. 129

Koupím ihned bezvadné RV2,4P45. L. Osvald, Prešov, Stalinova 60. 130n

Prodám nebo vym. za jakékoli voj. am. 2krát 89 a 80, dále evropské 2krát 607G, RES 094, vš. nové. A. Podmanický, Benešov n. Plouč. 131

Za LV1, RG12D60, EF14, 6V7 (nebo pod.), DAF11, DF11, DL11 dám LV30, RG12T, LD1—2, LG1, Jan Königsmark, Plzeň, Něružova ul. 8. 132 n.

Prodají se nalisované křemíkové plechy statorové a rotorové, tovární výroby pro stavbu synchronních motorů. Zn. „Cena 15 Kčs za 1 kg. 133 n.

Prodám nabíječ p. — 220, s = 9 V/3a za 1500 Kčs. Dám el. 955 za $2 \times$ AZ1 nebo AZ11, KDD1 za KCH 1 příp. doplatím. Prodám dynamo 6 V/15a za 400 Kčs. K dotazu známku na odpověď. R. Pulkrábek, Pulečná, okr. Mikulov. 134

Koupím 2krát RV2,4P45, i jednotlivě. Hublar Strukov 16, p. Přívoce u Litovle. 135

Koup. pom. vysílač a kryst. normál 1000 kc/s. Vyměn. kanc. kvalit. psací stroj za osciloskop. Vlad. Novák, Roztoky u Prahy č. 652. 136

Koupím elektr. 2 X ECH21, EBL21, EL11, EM1, AZ11, AZ1, EZ3, EBF11, AM2, ECH11, AL4 nebo vyměn. za DCH25, DF25, DAC25, 2 X DC25, 2 X DDD25, REO74, UY11, UCH4, VC1. Též prod. tov. gravirov. stroj za 1000 Kčs. A. Král, Doubra 318, okr. Fryštát-Těšín. 137

Prodám Torn Eb, 4 X RV2P800, obrazovku DG9—4, nabij. pentodu 4686. Krahulec, Myjava 2048. 138

Koupím 2 X elektronku CY1. Melich, Teplice, U nových lázní 13. 139

Koupím elektronky RL2,4P3, transformátory 1:40 z voj. výroby. Ambroz Bašura, Svit BŠP 406. 140

Koupím elektronky CEM2, CF3, EFM11, EL11, ECH11, EBF11 i jednotlivě. J. Soukup, Šternberk, Rýmařovská 4. 141

Koupím ihned za akukušek cenu elektronky:

2krát RS241, Tiež jednotl. J. Marušák, Trsteň Orava, Slovensko. 142

Koupím DF22 a DL21 i jednotl. Milo Piešovský, Diviaky 111, p. Turč. Teplice. 143

Koupím ihned dvě letec. kukly včetně zamont. sluchátek a krátkého mikrofonu, a elektronku RL1P2. K. Mojžiš, Zlín, Lípová 1761. 144

Koupím za každou cenu nové vydané knihy (z r. 1944) Rothe Kleen, Grundlagen und Kennlinien der Elektronen-Röhren, Elektronen-Röhren als Anfangsstufen-Verstärker, Elektronen-Röhren als End- und Senderverstärker, Elektronen-Röhren als Schwingungsgerzeuge und Gleichrichter. Ing. Nehnevaj, Bratislava, ul. Č. A. 42. 145

AL2 Skrátk., EBL3, RS289 prod. nebo směn. za ECH21, EBL21, EL6(12); koup. cívky, duál a j. souč. do Philetky, dále a měridla i voj. výroby. J. Burian, Kunratice u Prahy 22. 146

Koupím 4krát RV2P800 za každou příj. cenu, příp. dám ještě zdarma 2krát RV2,4P45 za přenechání nebo opatření. Jar. Jelínek, Praha XVI, Duškova 14. 147

Exportní super Siemens se čtyřmi elektr. D11 prodám nebo vym. F. Dobeš, Brno, Trávníky číslo 28. 148

Koupím Sonoru, vln. přepinač, dvojitý tón. přep. a stupnice pro Pamír-Atlantu, hladivě 24—61 m. Fr. Weinling, Přerov, Partyzánská 1/36. 149

Koupím dobré i jednotlivě 1krát: CF3, CF7, CL4, CY1, C2, KF4, DK21. Fr. Zálušký, Jiříčná 1, p. Petrovice u Sušice. 150

Koupím tovární superhet 3-4elektr. M. Boudník, Praha XIX, U Nové techniky 1903. 151

Prodám měř. přístroj V A Dr Horn st a ss a A V Siemens ss, rozsah do 300 V, Siemens st do 600 V, obrátkomér Dr Horn až do 30 000 obr., nepouž., tři čel. univ. přím. 70 mm (Švýc.) a motorek k sít. stroji kompl. za ceníkové ceny. B. Rydlo, Praha XVI, Pařížského 26. 152

Vym. n. elektr. ECH21, UY11, RV24P700, RV2P800; potř. EBF11, ECH11, ECL11, př. i koup. Koup. kufř. přijímat na bat. i sít., možno-li 4elektr. Koup. nebo vym. za hodnot. materiál elektr. UCL11. A. Hosaniak, Mor. Ostrava II, ul. Mariánskohorská 54. 153

Technická poradna

— zodpovídá za režijní poplatek 10 Kčs jednoduché dotazy z oboru radiotechniky. Data elektronek (výpis z dostupných katalogů) za 5 Kčs za jednu elektronku. Ně pro vás: návrhy nebo úpravy zapojení, výpočty složitých obvodů, transformátorů a p., opravy, využívání, cejchování atd. jakýchkoli přístrojů. Nedodává stavební radiotechnický materiál, součástky, elektronky.

V zájmu správného a rychlého zodpovídání prosíme tazatele o dodržování těchto zásad:

Před dotazem prohlédnete starší číslo Radiomatér. Většina z částí problémů je v nich rozsečena. — Pište přehledně a čitelně, po jedné straně papíru. — V pravém horním rohu dopisu uvedte tiskacím písmem jméno a úplnou adresu a přilepte kupon, odstřílený s třetí strany obálky. — Objednávky jednotlivých výtisků časopisu, původních desek nebo plánek (viz dále) příkládejte na závlastní listu, kde také uvedete adresu. — Pište stručně a výstižně; neopomeňte důležité příznaky, ptáte-li se na příčinu poruch. — Do jednoho dotazu pište nejvíce tři otázky.

Připojte částku 10 Kč v bankovkách nebo v platných poštovních známkách na režii s napsáním a odesláním dopisu, a připojte frankovanou a správně adresovanou zpětnou obálku. Nemůžete-li ji přiložit, připojte dalších 5 Kčs.

Případně dotazy nezodpovídáme.

Ridi a za redakci odpovídá Ing. Miroslav Pacák


Tiskne a vydává ORBIS, tiskařská, nakladatelství a novinářská společnost akciová v Praze XII, Stalinova 46. Redakce a administrace tamtéž. Telefon číslo 519-41*; 539-04; 539-06. Telegramy Orbis-Praha. ● „Elektronika-Radiomatér“ časopis pro radiotechniku a obory příbuzné, vychází 12krát ročně první středou v měsíci (změna vyhrazena). Cena jednoho výtisku Kčs 15,—, předplatné na celý rok Kčs 160,—, na $\frac{1}{2}$ roku Kčs 82,—, na $\frac{1}{4}$ roku Kčs 42,—. Do ciziny k předplatnému poštovné; výši sdílí administrace na dotaz. Předplatné lze poukázati v platném lístku Poštovního spořitelny, čís. účtu 10 017, název účtu Orbis - Praha XII, na složence uvedenou číselnou a úplnou adresu a sdělení: předplatné Elektronika.

Prodavnice listu u Jugoslavie: „Orbis“, Beograd, Terazije 2.

Otisk v jakékoliv podobě je dovolen jen s písemným svolením vydavatele a s uvedením původu. ● Nevyžádané příspěvky vrácí redakce, jen byla-li přiložena frankovaná obálka se zpětnou adresou. ● Za přednost a veškerá práva ručí autor příspěvků. ● Otiskované články jsou připravovány a kontrolovány s největší pečlivostí; autor, redakce, ani vydavatel nejmíjí však odpovědnost za event. následky jejich aplikace. ● Křížkem (+) označené texty zafadila administrace.

Příští číslo vyjde 1. prosince 1948.

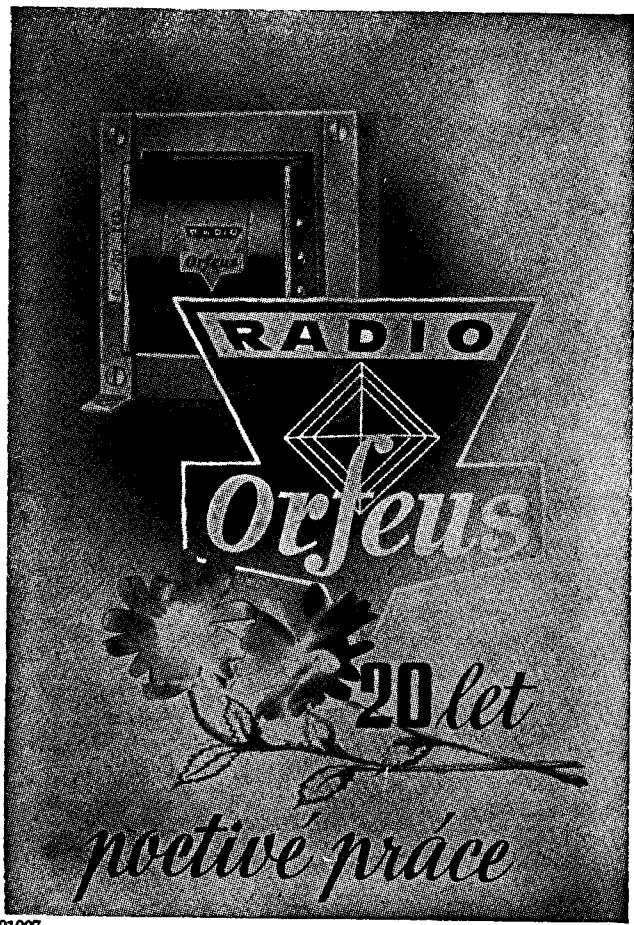Redakční a insert. uzávěrka 13. listopadu.



01007

VILNES

ELEKTROTECHNICKÉ VÝROBKY
VILÉM NESSEL
 PRAHA XVI, Plzeňská 218


ELEKTRONICKÉ STABILISÁTORY

používají se k udržení stálého napětí, nezávisle od kolísání kmitočtu, zátěže a síťového napětí.

Pracují zcela automaticky s přesností více než $\pm 0,5\%$, a neobsahují žádné pohyblivé součásti.

Jejich všeobecné použití ocení hlavně laboratoře při zkoušení a vývoji a všude tam, kde kolísání síťového napětí působí rušivě na provoz.

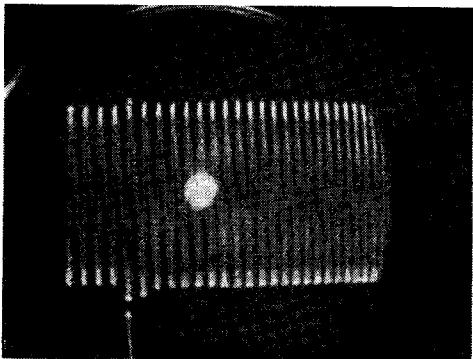Vyrábíme velikosti: 150VA, 500VA, 1KVA, 2KVA, 4KVA, 10KVA pro výstupní napětí 110 V neb 220 V.



Oscilogram výstupního napětí při skoku vstupního napětí ze 195 V na 240 V. Vyrovnaní na původní hodnotu nastane po třech periodách.

01008

VÁCHA MÁ PRO VÁS:

C. obj.	Cena Kčs
28 — Transformátor nf 1:3 pro přijimače	42,—
28a — Transformátor nf 1:1 pro zesilovače	42,—
32 — Zdířková destička trojnásobná	1,—
77 — Svorkovnice keramická, pro vys. napětí i vys. frekvenci. Beze ztrát. Max. 3000 V - 8A. 9 svorek	8,—
103 — Tlumivka Siemens & Halske 200 ohmů 150 mA, 14 henry	96,—
104 — Tlumivka Siemens & Halske 170 ohmů 150 mA se svorkovnicí, 14 henry	98,—
139 — Přepinač 4x3 kontakty, prec. provedení; bez přechod. odporu	76,—
140 — Přepinač 10pólový, pro měřicí přístroje	60,—
141 — Přepinač 3x11 poloh, pro měř. přístroje	172,—
142 — Přepinač čtyrpólový, pro měř. přístroje a zesilovače	45,—
143 — Cívkové tělisko se 2 ferrocart. šroubkami	6,—
144 — Vypinač síťový, i s knoflíkem	21,—
145 — Svorka dvojitá pro měřicí přístroje a pro vývody vysokého napětí	17,—
146 — Zástrčka se zásuvkou, 4pólová slaboproudá	5,50
147 — Objímka pro žárovku k osvětlovací stupni, se skřipcem	2,60
148 — Svorkovnice 8pólová se šrouby	7,—
149 — Držadlo k přenášení měřicích přístrojů, kožené, dvojnásobné, úplné s přichytkami	13,—
150 — Běžec bronzový pro vysoce namáhané přepinače	4,70
151 — Trvalé gramofonové jehly pro měniče desek, sáček s 50 kusy	70,—

Krátkovlnné kondensátory, uvedené v minulém čísle Radioamatéra, máme ještě v menším počtu na skladě.

**Objednávejte větší množství najednou;
sami ušetříte a nám usnadníte práci.**

Přijďte, pište, každý bude spokojen.

Radio Vácha

PRAHA I, OVOCNÝ TRH 11 — TELEFON 388-95

01016


KUPON TECHNICKÉ
PORADNY
RADIOAMATÉRA

PAL

Bezpečnost především!

Na parabole reflektoru
závisí často lidské životy.

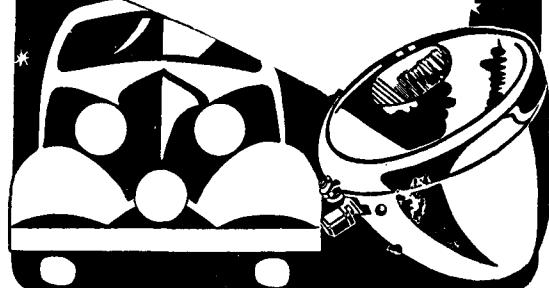Reflektory PAL jsou konstruovány
podle přesných výpočtů vědeckých
pracovníků.



S VÝSTROJÍ **PAL** DOJEDEŠ DÁL!

01011

ELEKTRONKY

Dobře zaplatíme i větší množství těchto
německých neopotřebovaných elektronek:

LB 1/LB 8, LB 7/15, LB 13/40, LD 1, LD 2, LD 5,
LG2, LG 7, LG 9, LG 76, LG 998, LG 1000, LG
1001, LS 30, LS 50, LS 180, LS 300, LV 30, LV 13,
RD 2 Md, RD 4 Ma.

Elektronky nabídnete písemně event. i telefonicky

ŠKODOVÝM ZÁVODŮM

nář. podnik, odd. ústřední nákup,

PRAHA II, Jungmannova 29, tel. 251-51

01019

10wattový zosil'ňovač na gramofon a mikrofon,
s výstupním transformátorem, osadený lampami EBL 1,
EF 9, AZ 1, za 2050 Kčs dodá zo skladu
Rádiotechnický podnik
LUDISLAV KAČER, BRATISLAVA, Molotovova ul. 12. Tel. 61-73
Opravujeme rádiopřijímače všech značek.

Prodám automatickou telefonní ústřednu 1/5
s pěti tlf. aparáty na pobočky, na jednu stát. linku,
se zpětným dotazem, nočním přepojením, vše zn.
M&G, v pořádku, avšak bez zdrojů.

J. HOUDEK, LIBEREC XI/272

01022

AMATÉŘI POZOR!



ZKOUŠEC ELEKTRONEK a všeobecný měřicí
přístroj za opravdu lidovou cenu 2480 Kčs.
Podrobný popis zasíláme zájemcům obraťem.
Objednávky vyřizujeme ihned!
K vašim četným dotazům sdělujeme, že radio-
lampy RV12P2000 a selenové usměrňovače
máme na skladě.

Koupíme radiolampy EL3, EL11 a staré gramo-
fonové desky.

Radio Zelenka, Kopidlno

01020

JISTĚ VÁS BUDOU ZAJÍMAT
počátky čs. rozhlasu, zejména po technické stránce
Zajímavě o nich vypravuje K. KONÍČEK
v knize

VE SLUŽBÁCH ČS. ROZHLASU V PRVNÍCH PĚTI LETECH 1923 — 28

100 str. s 10 obr. přísl. na křídle formátu 24x17 za Kčs 73,—

U VŠECH KNIHKUPCŮ
nebo přímo v administraci časopisu

NÁŠ ROZHLAS, PRAHA XII, STALINOVA 46

HOSPODÁRNÝ POSLECH ROZHLASU

je možný jen s programovým týdeníkem

NÁŠ ROZHLAS

Předplatné na čtvrt roku (13 čísel) Kčs 35,- na půl roku (26
čísel) Kčs 70,- a na celý rok (52 čísel) Kčs 140,- s předplatitelskou
slevou i s poštovním.

Obdržíte v každé prodejně časopisů nebo si objednejte přímo v administraci týdeníku

NÁŠ ROZHLAS, PRAHA XII, STALINOVA 46