

Elektronik

Casopis pro radiotechniku a obory příbuzné

1

Ročník XXVIII · V Praze 5. ledna 1949

OBSAH

Z domova i z ciziny	2
Bass-reflex	4
Nová zapojení měřicích přístrojů .	6
Impulsová modulace	8
Konstrukce výstup. transformátoru	10
Cejchování tónových generátorů .	11
O záznamu na ocelovou strunu .	12
Laděný vf zesilovač	14
Zkušenosti s amatér. přijimačem .	15
Přístroj k samočinnému vysílání Morseových značek	16
Pajedlo s předřadným odporem .	17
Symfonický orchestr a jeho ná- stroje	18
Ze světa desek	18
Z redakce, K předchozím číslem Nové knihy	20
Obsahy časopisů	21
Koupě - prodej - výměna . . .	22
Knižní příloha: Měření v radiotech- nici, normály indukčnosti 209-212	

Chystáme pro vás

Podrobnosti o zesilujícím krystalu •
Zesilovač pro gramofon se samočinným
omezováním šumu • Přístroj pro mě-
ření f, L, C s magickým okem • Re-
konstrukce přijimače s VCL11 její ná-
hradou UCH21 nebo ECH21.

Plánky

k návodům v tomto čísle nebyly vy-
dány, viz zprávu na str. 20 (Z redakce).

Z obsahu předchozího čísla

Zesilovač pro široká pásmá • Reak-
tanční diagram a jeho použití • Po-
známky k frekvenčnu • Návody: Kří-
zové vinutí bez navijáčky • Malý osci-
lograf s obrazovkou LB8 (LB1) nebo
DG7 • Miniaturní superhet na oba
proudů • Měřicí přístroj z výprodej-
ního relé • Konvertor pro vysoké
kmitočty • Zdokonalený šroubový pře-
vod.

Abychom si rozuměli: název naší úva-
hy neohlašuje nový odbor činnosti
techniků telekomunikačních, ani nějakou
novou spiritistickou záhadu. Jde o for-
mální a snad i etickou stránku problému
nám už známého: o sdělování myšlenek
mezi techniky samými, o epůsob, jakým
dnešní vědecký pracovník informuje o své
práci druhé, at zamýšlý vytvořit podmín-
ky pro spolupráci, nebo chce druhého
použít, nebo siskat pro svou věc. To vše-
chno dělá technik projevem slovním i psa-
ným. Nemí snad potřeba dokládat, že to
dnes činí často, nebot je na spolupráci
s jinými techniky naprostě odkázán, a
bez sdílení myšlenek nemí spotuprác.

Technik tedy musí pojednávat o své
práci: mluví o ní se spolupracovníky,
přednáší nebo píše o ní jiném odborní-
kum. V podobnosti se rozmíráte dru-
hy projevů liši, jejich
účel je však tyž: sdě-
lit informace dru-
hým. Tato na po-
hled průzračná funk-
ce nebyvá plně stejně hrazena, jako jsme
ji vyslovili. Informaci bývá v technických
sděleních hojnost, jsou však vědecky
opravdu sdíleny? Nepodobá se tak mnohý
referát nebo kniha ložisku vzdělého kovu,
skrytého v balvanu žulové jaloviny? A ne-
jsou čtenáři nebo posluchači doslova otro-
ky informátora, který nedovede nebo
nechce usnaďnit vnímání toho, co jim
přináší?

Jsou dvoji chyby, kterých se autor
technického pojednání může dopustit.
Nelogický sled rozvíjených myšlenek, me-
zery v odvození, nedefinované pojmy,
chybějící závěry, k tomu všemu ještě
nadbytek podrobnosti bez vztahu k pro-
bíranému námetu a nedostatek vysvětlení
tam, kde je potřeba je v čtenáři uveden. To
jsou ve skratce chyby vnitřní stavby
projektu nebo publikace. Nejčastěji řetěz-
ce odtažitých matematických pojmu, bez
slávka osvětlení jejich významu, nebo
smyslu provedené operace, nedostatek
grafických znázornění, diagramy němě
nebo naopak přeplňné křívkami a stup-
nicemi, sloh kostrbatý nebo strohý a jád-
ní jsou v podstatě chyby vnější. Oboji
jsou v nejpřestojivějších obměnách charakterem
odobou mnohého spisu nebo přednášky,
která skrývá úctyhodný produkt duševní
práce.

Tyto nedostatky vznikají nejčastěji
z neznalosti dokonalejších forem sdělo-
vání, ale i v vysvětlitelných, třeba ne
omluvitelných omylk autorů: obsah ještě
dáležitý, ne forma. Když jsem vyryzoval
pro ostatní cenný kus poznání, kdo mne
chce nutit, aby jich je servíroval na talířku,
rozkrájené, ne-li rozvážkané pro bezvad-
bě? Píši pro chytře, houpuj at to nechte.
Namáhal jsem se dost, než jsem to vše-
chno vymyslil a spočítal, ab se také tro-
chu namádá laskavý čtenář.

Že tato řádka omylu není fantazii,
o tom se mnozí z nás denně přesvědčují,
když musí obětovat hodiny soukromého
času, aby se prokousali nelidským sto-
hem učených pojednání, protože nemaří
jiných, psaných učelněji. Je to ovšem ne-
zbytné duševně pracovat, chceme-li se po-
učit o věci dosud pro nás nové. Mnoho-
krát jsem se připomněl, že bolestné pře-
myšlení a těžké, únavné studium jest
údělem těch, kdo chlubí něco vědět. Jestliže
však autor může jednotkou práce ušetřit

touž jednotku nebo více několika stům
nebo tisícům svých čtenářů, je mravně
povinen tuto jednotku práce vykonat.
Dobře stylisované přednášky, vzorné
učebnice a pojednání jsou vzdělání než
práce, aby bylo lze na ně poukázat a po-
rovnávat.

Není nutno předpokládat škodolibou
zavilost vůči čtenářům u všech chybujících
autorů. Některí se dopouštějí chyb,
protože na ně nebyli upozorněni, protože
neuvážili, jaké práce je třeba kdy se sdě-
lení myšlenky, protože sice důkladně po-
znali technologii svých nástrojů hmot-
ných, ale nedověděli se ve škole skoro
nic o vlastnosti nástrojem stejně potřeb-
ným, kterým je vnitřní a vnější forma
informačního projektu.

Čtenáře, kterého
tato otázka zajímá,
nehodláme zde překvapit dlouhou řadou podrobných pra-
videl a zákazů. Pokusme se nahradit ji
několika obecnými zásadami, a důvěrujíme,
že ti, jimž záleží na tom, stát se dobrými tlumočiteli poznání, mají dost
objevitelského talentu, aby z nich odvo-
dili podrobnosti.


Zásada první. Než začneme vysvětlovat
nebo psát, ujasněme si účel, podstatu,
formu a vlastnosti svého námetu. Jen
jasná představa těchto čtyř pilířů obsahu
může autora dovezen k účelně výstavbě
sdělení, ať má rozzáh několika vět nebo
mnoha tiskových archů. Pořád a rozzáh
jednotlivých složek mohou být různé pod-
le druhu práce a publicistova zájmu, vždy
je však vhodné začít s tím, co za-
jíme čtenářovu pozornost bud překape-
ním nebo pobídou jeho vynáležavosti.

Zásada druhá. Nepustme se steteče, že
námet nám běžný je pro čtenáře n o v ý.
Abi v jeho myslí zakotvil, nestalo jej
prostě vyslovit, nýbrž sdělit. Mezi témata
pojmy je značná mezera, již vyplnit je
povinností autorovou. Nesmí se rozpakovat
využít k tomu všechn vchodných pro-
středků, zejména přiměřeného sledu roz-
víjených myšlenek, jasných definic a
určitých pojmu, názorných přirovnání a
obrazků a vyloučení všech příležitostí,
kdy by čtenář musil luštít hádanky.

Zásada třetí, snad nejdůležitější. Jen
ten může být dobrým autorem, kdo v po-
řadí svého zdání chová své budoucí
čtenáře, myslí na ně jako na přátele,
kterým chce prospět svou informací. Po-
dává ji proto tak, aby se ji nejsnáze
zmocnil a aby všechna práce která jí
může být ušetřena, také způsobem a formou
sdělení ušetřena byla. Pak ovšem
nesmí chtít udělat ze svého námetu „vy-
sokou vědu“, které se mnozí podívují, ale
nikdo ji nerozumí. Stejně je nesprávné
rozředit látku množstvím sbytečných po-
drobností, odkazů, citátů jen proto, aby
její závažnost byla podepřena rozzáh.

Není bezpečné spoléhat na věrnost čte-
nářovu, nemáme-li na zájmu jeho pro-
spech, protože soutěž o jeho pozornost je
ostrá: setkává se dnes s větším množ-
stvím literatury, než vůbec kdy stál pře-
bět, a ovšemže si z ní hledí vybrat to,
co jej vede k cíli nejsnáze. Mluvit do
prázdná, nebo potiskovat papír traktáty,
které nikdo netě, je jen pochybnou zá-
sluhou.

UMĚNÍ SDÍLET MYŠLENKY

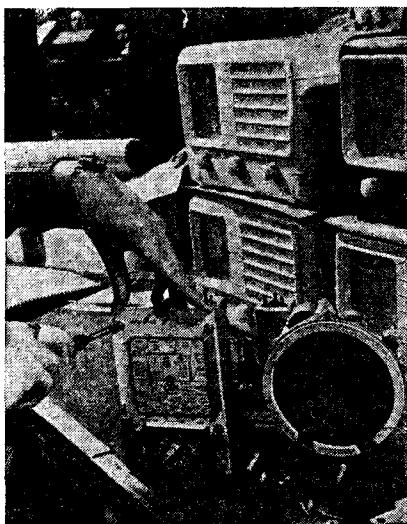

Rozdělení kmitočtů na rozhlasové konference.

V čísle 11/1948 t. 1. podali jsme přehlednou zprávu o rozhlasové konferenci, která se sešla v létě roku 1948 v Kodani. Přehled o konferenčních jednáních a o úspěchu Československa na poli rozhlasu doplníme některými podrobnostmi a přehledem přidělených kmitočtů.

Úkolem konference bylo rozvrhnout frekvence z dlouhovlnného pásmu (150 až 285 kc/s) a ze středovlnného pásmu (525 až 1605 kc/s); poněvadž rozsah těchto frekvenčních pásem nestačí pro všechny rozhlasové stanice, byly některé frekvence vyhrazeny výlučně potřebě jediné země (tak zv. frekvence výlučné), takže stanice jiných zemí jich nepoužívají, a jiné frekvence byly přiděleny společně dvěma nebo i více zemím (frekvence s dílemen). Počet výlučných frekvencí ve středovlnném pásmu činí totiklo 47, zatím co sdílených frekvencí v téžm pásmu je 178.

Kolik ta či ona země bude mít k dispozici rozhlasových frekvencí podle kodaného plánu, ukazuje nejlépe tento přehled (uvádíme v něm jen některé země). První číslice udává přidělený počet frekvencí na dlouhých vlnách, druhá na středních vlnách (výlučné), třetí na středních vlnách, sdílené:

— Albánie 0, 1, 2. — Belgie 0, 1, 3. — Bulharsko 0, 1, 2. — ČSR 1, 4, 3. — Dánsko 1, 0, 3. — Finsko 1, 0, 4. — Francie (včetně severoafrických území) 1, 5, 23. — Holandsko 0, 1, 1. — Irsko 0, 0, 2. — Island 1, 0, 2. — Itálie 0, 3, 7. — Jugoslavie 0, 5, 3. — Lucemburk 0, 1, 0. — Maďarsko 0, 2, 2. — Německo 0, 0, 8. — Norské 2, 1, 3. — Polsko 1, 2, 6. — Portugalsko 0, 0, 11. — Rakousko 0, 1, 3. — Řecko 0, 1, 5. — Rumunsko 1, 1, 4. — SSSR 5, 11, 21. — Španělsko 0, 0, 9. — Svědsko 2, 1, 3. — Švýcarsko 0, 2, 2. — Turecko 1, 1, 2. — V. Britanie 1, 2, 11.

Dr Jan Bušák

Čs. roentgeny ve světě k doma

Z nejzádanějších výrobků našeho průmyslu jsou roentgenové přístroje, kterým konstruktéři národního podniku Tesla dali významné provozní přednosti. Je po nich poptávka doslova z celého světa, ale přesto se dodávají především našim vlastním ústavům. I při rostoucím vývozu vybavila Tesla za letošek četné nemocnice a veřejná i závodní ambulatoria roentgenovými přístroji na vyšetřování nemocných a vyrábí též mohutné léčebné soupravy s napětím až 200 000 voltů pro naše kliniky. Na př. na sklonku loňského roku instalovala v radioléčebném ústavu pražské

Drobné exportní přijímače britské výroby v lisovaných skříňkách jsou dodávány s 19 dráhy různých, místním poměrům přizpůsobených stupnic, také v orientálních jazycích.

Bulovky nové roentgenové zařízení Super-Sanax pro léčení nádorů. Přístroj přišel právě včas, když se ukázalo, že dosavadní zařízení německého původu již nemůže stačit požadavkům.

Zákon proti rozhlasovým trustům


Federalní komunikační komise (FCC) stanovila omezení vlastnictví rozhlasových stanic. Podle něho smí jedna osoba nebo korporace vlastnit nejvýše sedm rozhlasových stanic (AM v pásmu 520 až 1700 kc/s) nebo mít spolu vlastnictví více než 14 stanic.

Předtím bylo stanoveno, že jen šest stanic smí patřit jedné fyzické nebo právnické osobě a bylo zakázáno vlastnit, více než pět stanic televizních nebo spojit více než pět stanic televizních v jedné síti. Další zákon určuje, že v jedné oblasti smí vlastnit jedna osoba nebo společnost jen jednu stanici AM, jednu FM a jednu televizní (TV). Všechna tato nařízení směřují k tomu, aby posluchači celých oblastí nebo celého státu nebyli vydáni na milost a nemilost jedné kapitolové silné společnosti a měli výběr mezi pořady různého zaměření. (Radio Electronics, listopad 1948, str. 16.)

rn

Nová souosá spojka

Na podnět E. Karpuluse vynutila a vyrobila ga General Radio souosou spojku, jejíž hlavní přednosti (kromě dobrých vlastností elektrických i vlastností mechanických) je možnost spojit kterékoli dvě spojky. Vnější i vnitřní dotyk jsou u všech částí stejné a přece jdou do sebe zasunout. Podstatu ukazuje připojené schematické znázornění průřezu dotykůvnitřního a vnějšího, bílý průřez patří jedné spojce, černý druhé. Je vidět, že natočením o 90° přechází jeden průřez ve druhý. Spojky nové úpravy odstranily nutnost používat „samečků“ a „samiček“ (ovšem zatím jen v koaxiálních vedeních), i různých spojek pomocných, které by dovolily sdružit spojky téhož „pohlaví“. Vlnový odporník nové spojky je 50 ohmů, kmitočtový rozsah 0 až 4500 megacyklů. (G. R. Exp., říjen 1948.)

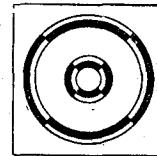

Multivibrátor pro sladování a zkoušení

Sestavení miniaturního zkušebního multivibrátoru Signalette pro využívání souvislém spektrem (RA č. 11/1947, str. 304) jehož popis a obrázek jsme přinesli v RA 12/47 na str. 326, je vyskutku jednoduché. Pouzdro z izolační hmoty obsahuje dvojíto triodu 12SL7, tři odpory, tři kondenzátory a potenciometr. Přístroj je řešen pro připojení na síť 117 V bez usměrňovače; předřadný (žhavicí) odpór je v přívodní šnůře, neboť spotřebuje asi 16 wattů a zbytečně by zahříval malé pouzdro.

Ze schématu je vidět, že jde o známý multivibrátor se základním kmitočtem 2500 c/s, který vyrábí početné harmonické; jak uvádí výrobce, jdou až přes 20 Mc/s. Při práci na mf nebo vf lze bez nadášáky mluvit o souvislém spektru

Zapojení multivibrátoru Signalette podle článku H. J. Grubera v čísle Radio News. Nahore: uspořádání přístroje, jak si je představuje referent.

vysílaných kmitočtů; při použití střídavé napájecí sítě je přístroj ještě „modulován“ kmitočtem sítě, a protože kmitočet závisí též na anodovém napětí, je spektrum ještě mnohem hustší, než by odpovídalo stupňům po 2,5 kc/s.

Jednoduše a vtipně je řešen též zeskobač: jeden z obou mřížkových svodových odpórů je vytvořen potenciometrem a umístěn v otáčivém víku pouzdra s vylišovanou stupnicí; z víčka vyčnívá souosa sonda, jíž se opravá dotyk živých spojů ve zkoušeném přijímači, postupně od reproduktoru až k antenni zdířce. Jestliže při dotyku některého místa zůstane přijímač zticha, je vada v okolí místa, jehož se právě dotýká sonda.

Z DOMOVÁ

Elektronka 12SL7 je dvojitá strmná trioda se zesilovacím činitelem 70, který jsme nalezli pouze u triodové části ECL11. z elektronke u nás běžných. Snad by bylo lze improvisovat podobnou úpravu i na př. se dvěma RV12P2000 nebo pod v triodovém spojení, pokud by zájemce nedal přednost rázujícímu oscilátoru z RA č. 11/1947. (Radio News, říjen 1948.) n.

Nejmenší ladící kondensátor


Engineering Research Associates se strojila pro kapesní přijímače dvojitý ladící kondensátor rozměru plnicího pera. Je vzdutový, má tvar trubíky průměru 10 mm a délky asi 100 mm i s vestavěnou stupničkou a ladícím knoflíkem s převodem 1:10. Kapacita počáteční je 9 pF, komcová 585 pF pro jednu část. Zdá se, že tím rozřešil jmenovaný výrobce bez zbytku největší problém při stavbě kapesních přijímačů — malé rozměry ladícího obvodu. (Proc. I.R.E. č. 10/1948.)

Amatérské televizní přijímače v Plzni

Podle zprávy plzeňského listu Pravda přísluší členití míst, odbor CAV zásluha o zhotovení snad vůbec prvních amatérských televizních přijímačů u nás. K jejich sestavení použili většinou výprodejního materiálu; při zkouškách v době pražského podzimního veletrhu dovolily přiznivé atmosférické podmínky přijem pořadu, vysílaného tou dobou s Petřina, přes značnou vzdálenost od pražského vysílače. Přístroje byly také vystaveny v plzeňském odborném závodě, a podařilo se přimět jejich konstruktéry ke sdílenosti, přineseme zprávu podrobnější. is

Televise v SSSR

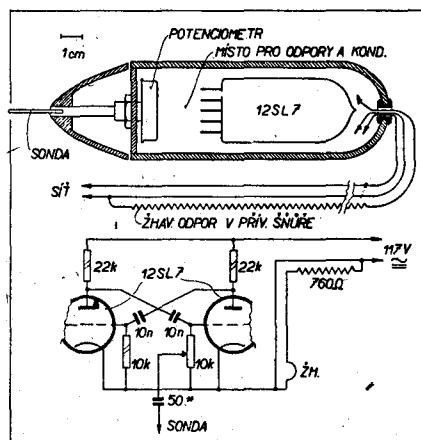Poválečná výroba v SSSR vzrůstá den ze dne a nezastavuje se v žádném odvětví




průmyslu. Také sovětská televize slaví nyní období horečného vzniku. Televizní vysílač Moskva zahájil už své pravidelné vysílání a televizní přijímací aparát je vyráběny sériově.

r. i.

Převod s ozubeným hřebenem

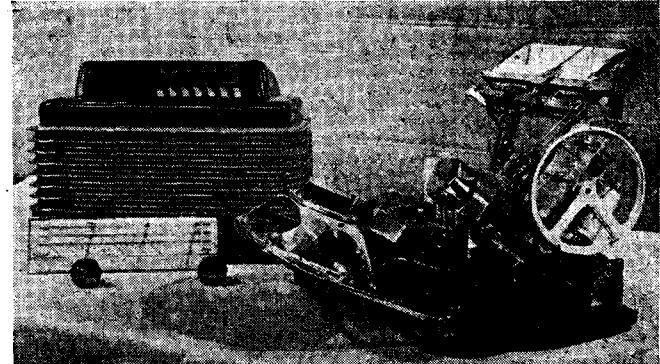Zajímavý převod na stupnici obsahuje přijímač firmy Ward's Airline, vzor 71 BR-2003A. Je to malý, čtyrelektromkový superhet na obě proudy, s rámovou antenou a s laděním cívkovým. Rám s jádry se posouvá a změnou jejich polohy ladi jak cívku, která doplňuje rám, tak cívku oscilátoru. Hřidelik, který nese šroub pro posuv jáder, má také ozubené kolečko K, jež zabírá s pružným páskem Z, který je




I Z CIZINY

také ozuben. Pásek se při otáčení hřideliku posouvá v žlabku a má na vhodném místě pripínací ukazatel U, který běhá nad stupnicí O. Aby pásek nezabíral příliš mnoho místa, není jeho volný konec veden žlabkem přímočeře, nýbrž zahýbá se obloukem o poloměru asi 2 cm dozadu podél levé svíslé hrany přístroje. Tato úprava stupnice jistě netrpí trháním šňůrky nebo vyvlekáním z kladceky.

Standardní řada britských elektronek

Moderní řada nových elektronek bývá navrhována se zřetelem k nejběžejšímu dnešnímu přijímači, k šestistupňovému superhetu pro AM. V Evropě, která se vždy snažila vystačit s nejmenším počtem elektronek, ustálilo se pro běžné přístroje osazení ECH4, ECH4 a EBL1 (nebo odpovídající typy klíčové a universální). V USA, kde jsou elektronky lacné, ustálilo se osazení 6SA7 (asi EK2), 6SK7 (EF9), 6SQF (EBC3) a 6V6 (EL11). Obě tyto řady mají několik nevýhod. Způsob evropský vyžaduje sice o elektronku méně, ale koncová pentoda musí mít velkou strmost, proto velikou kathodu i žhavicí příkon a je náchylná k parazitnímu oscilaci. Další nevýhodou je spočívána kathoda diod a koncové pentody, která jednak znesnadňuje zavedení negativní zpětné vazby, jednak omezuje zisk mezi detektérem a pracovními mřížkami koncového zesilovače. V tom je výhodnější americká kombinace, která však vyžaduje čtyři rozdílné elektronky, a jelikož je nf před-

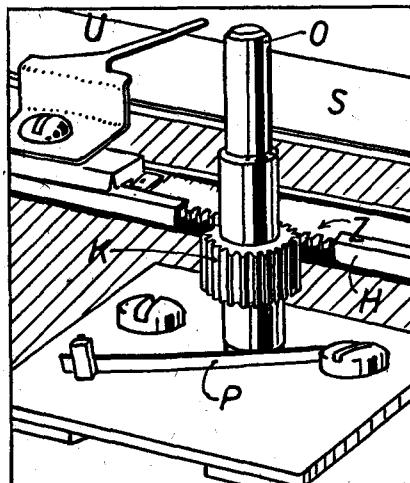

zesilení provedeno rovněž triodou, žádá také strmou elektronku koncovou.

Zajímavým způsobem řeší tento problém v Británii, když minul. roku přijali novou standardní objímku (British Standard Base) pro elektronky. Jak se již naši čtenáři doveděli, je tato objímka rozdílná totožná s objímkou americkou, je však pro osm kolíčků a kovový vodicí čep. Jako normální řada byla při této přesnosti zvolena jen tři elektronky obdobně pro všechny tři druhy napájení (suchými bateriemi, stř. proudem a tak zvané universální). Je to směšovací, buď trioda-hexoda obvyklého provedení (ECH42, UCH42) nebo pro bateriové napájení trioda-heptoda se společnou první mřížkou (DK91). Druhá elektronka řady je zcela neobvyklá. Je to universální pentoda s diodou (EAF41, UAF41, DAF91). Tyto elektronky mají zajímavou charakteristiku. Při napájení stříškou mřížky z „tvrdého“ zdroje je jejich charakteristika obdobná EF6, takže se dají dobře použít jako nf zesilovač. Při napájení přes srážecí odporník mají charakteristiku podobnou EF9, takže jich lze použít jako vif a mf zesilovače s AVC. Pro běžné superhety se použije této pentody pro mf zesilení a druhé pro nf zesilení. Tato kombinace má několik výhod. Jednak oddeluje detekční diodu od diody AVC, takže není nutno se obávat nežádoucích va-


zeb, které mohou značně ovlivnit propouštěcí křivku druhého pásmového filtru, jednak dává přijímač dostatečnou rezervu nf zesilení, což umožňuje vystačit s koncovou elektronkou o menší strmostí a žhavicím příkonem. Proto je žhavicí spotřeba EL42 jen 6,3 V a 0,2 A (její strmost je 2,9 mA/V, takže se dobré hodí i pro přijímač do auta. Také žhavicí spotřeba universální koncové pentody UL41 byla zmenšena tak daleko (45 V/0,1 ampéru), že pro běžný superhet (UCH42, UAF41, UL41, UY41) je součet žhavicích napětí přesně 110 V.

Koncová pentoda bateriová DL92 pracuje zase spolehlivě již od 50 V, plný výkon (0,35 W) dá při 90 V na anodě. Její žhavicí vláknko má střední vývod, takže je možno elektronku napájet buď v řadě s 50 mA vlákny ostatních elektronek (2,8 V/0,05 A), nebo ze zdroje 1,4 V (spotřeba 0,1 A). Tak se podařilo Angličanům skutečně vhodně omezit počet elektronek a přitom zachovat jejich mnohonásobnou použitelnost. Řada má vlastně i pentodu s rovnou charakteristikou, kterou hlavně v našich nových řadách U21 a E21 postrádáme, přitom však počet typů elektronek v řadě je týž (tři). (Mullard, Valves & Tubes for Industry, 1947/8.) rn

Vysílač bez elektronek

S modulací nosné vlny cizího vysílače se seznámili se naši čtenáři již v popisech radarových soustav. Zde předmět (letadlo, loď), který se očte v počtu radarového vysílače, odráží část vyslané energie zpět do přijímače, umístěného ve stejném místě jako vysílač, a tak indikuje svou přítomnost. Na tento pochod je možné se dívat také jako na „hrubý“ způsob modulace signálu stanice, který zprostředkovuje v zásadě pouze informaci „přítomen-neprítomen“. Podobného systému bylo myšleno použít v USA (viz Proc. I.R.E., 1948, č. 10, str. 1196) pro přenášení složitějších informací, po případě i řeči nebo hudby.

Princip je stejný, jako u radaru. Silná stanice vysílače vysílá do prostoru signál všemi směry. V nějakém místě dosahu vysílače je část energie zachycena malým parabolickým zrcadlem a vržena zpět na antenu přijímače, umístěného ve stejném místě jako vysílač. Jak bylo vysvětleno, postačí energie lidského hlasu k tomu, aby patřičným způsobem deformaovala parabolické zrcadlo a tak modulovala signál, odražený na antenu přijímače. Tímto způsobem je umožněna stavba malých vysílačů bez elektronek a napájecích zdrojů, protože potřebnou energii dává stanice přijímači svým vysílačem. Nový objev, připomínající svými praktickými aspektami odvážné utopické vise Paul d'Ivois nebo Verneova, bude mít jistě velký význam pro vojenskou i pro civilní potřebu. Byl podrobně vyskoušen v laboratořích Air Material Command a praktické výsledky jsou prý velmi povzbuzující. H.

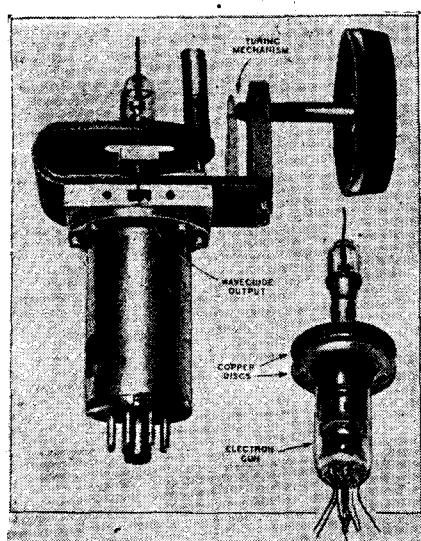

Nouvel elektronka s rychlostní modulací, pro generování milimetrových vln v rozsahu 8 až 9 mm vyrábí britská firma Clarendon. Dává 10 až 20 mW výkonu, používá 2,4 kV mezi kathodou a resonátorem a reflektorem má — 200 V. Vyznačuje se početnými sváry skla na kov a ladí se šroubovým mechanismem v udaném rozsahu, při čemž se reflektor posouvá o 0,25 mm. (Obrázek z Wireless World, červen 1948.)

BASS-REFLEX

Přehled akustických vlastností a ukázka pokusu s novou úpravou reproduktorové skříně

V poslední době se v praxi uplatňuje nové uspořádání skříně reproduktoru, zvané *bass-reflex*. Výsledky, které byly touto úpravou dosaženy, jsou v oblasti hlubokých tónů lepší, než s dosud užívanými úpravami. Přitom je toto provedení rozměrově velmi dobré přijatelné a poměrně levné.

V této statci bude podán přehled a srovnání dosavadních uspořádání skříní pro reproduktory, vysvětleno působení úpravy bass-reflex a uvedeny výsledky praktické zkoušky a směrnice pro stavbu skříní.*

Důvodů pro zvětšení intensity reprodukových hlubokých tónů nalezneme v teorii i v praxi několik. Prvým je zmenšená citlivost sluchového orgánu ke hlubokým tónům při menších hlasitostech, t. j. zhruba pod 70 dB. Protože hlasitost reprodukce je zřídka kdy stejně úrovne jako původní přednes v obyčejně nižší (asi 65 dB), je nutno pro zachování její kvality různými úpravami zvětšovat intenzitu v oblasti hlubokých tónů. Z možných cest k tomu je zlepšování účinnosti reprodukčního zařízení v této oblasti, nebo zásahy do frekvenční charakteristiky zesilovače. Nevhodou některých provedení reproduktoru při uspokojivé činnosti v oblasti hlubokých kmitočtů jsou velké rozměry, ať zvukové přepážky (ozvučné desky), skřínky nebo exponenciálního zvukovodu. Zmenšování rozměrů přináší s sebou nutné zhoršení jakosti reprodukce a při rozměrech přijatelných, jak jsou na př. provedeny skříně rozhlasových přijimačů, je pak hlasitost reprodukce pro tóny pod 150 Hz nedostatečná, čímž nastává skreslení. Korigováním frekvenční charakteristiky zesilovače se dá dosáhnout určité nápravy, ale přináší to s sebou často i větší nelineární skreslení. Při reprodukci gramofonových desek se běžně filtruje pro zvednutí basu neužívá a proto i zde je vhodná taková úprava reproduktoru, která reprodukuje s dostatečnou hlasitostí i nejnižší kmitočty.

Přehled akustických vlastností jednoduchých úprav skříně reproduktoru v oblasti nízkých kmitočtů.

V nejjednodušším případě připevňujeme reproduktory do středu (nebo i jinam) rovné zvukové přepážky (ozvučné desky), obyčejně čtvercové. Rozměry zvukové přepážky musí být větší, nebo se alespoň musí rovnat vlnové délce nejnižšího kmitočtu, který má být ještě reprodukován.¹⁾ $a \geq \lambda$ (obraz 1). Často není možno dodržet tyto rozměry z různých důvodů a proto se volí rozměry menší, ne však menší než $a = \lambda/4$.²⁾ Obdobně jsou poměry u reproduktorských skříněk s ote-

*) O bass-reflexu viz též čas. Radioamatér, ročník XXVI, číslo 33, 1947.

¹⁾ H. Olson, „Elements of Acoustical Engineering“, 1943.

²⁾ F. Bergfeld, „Schall und Klang“, 1939, Berlin.

skříní představuje s hlediska akustického resonátor, jehož resonanční kmitočet je dán rozměry skříně a otvoru (obraz 4). Pro výpočet resonančního kmitočtu je nejlépe použít analogie mezi veličinami akustickými a elektrickými. Uzavřený prostor se vzduchem o objemu V lze nahradit kapacitou o reaktanci³⁾

$$X_C = \frac{c^2}{j\omega V}$$

kde c je rychlosť zvuku ve vzduchu, ρ je hustota vzduchu, V je objem, kdežto otvor nebo trubici indukčnost o reaktanci

$$X_L = j\omega \rho \left(\frac{1}{VA} + \frac{l}{A} \right)$$

kde A je plocha otvoru nebo průřez trubice a l její délka.

Pro resonanci platí $X_C = X_L$, z toho resonanční kruhová frekvence je

$$\omega_0 = \frac{c}{\sqrt{V \left(\frac{1}{VA} + \frac{l}{A} \right)}}$$

Zajímavý a pro úpravu bass-reflex důležitý případ nastane, jestliže resonanční kmitočet akustického resonátora je stejný, jako je resonanční kmitočet reproduktoru, který bývá v mezech 50 až 200 Hz. Tento případ můžeme uvažovat jako systém se dvěma stupni volnosti, kde oba resonující obvody jsou laděny na stejný kmitočet. Pro jeho řešení je nejvhodnější převést jej v náhradní elektrické schéma (obraz 5). M představuje hmotu systému reproduktoru, K jeho tuhost, C mechanickou kapacitu objemu resonátora a L mechanickou indukčnost otvoru nebo trubice resonátora. C představuje vazbu mezi obvody. Řešení takového systému je v elektrotechnice dobře známé. Je-li vazba mezi obvody velká, a to v našem případě je, jeví se na resonančních křivkách obou obvodů dvě maxima a obě energie ze zdroje se v jejich oblasti zvětší. Aplikujeme-li to na bass-reflex, je zřejmé, že se musí zvětšit účinnost zařízení v oblasti kolem resonančního kmitočtu. Pro dobrou účinnost bass-reflexu je nutné, aby bylo dosaženo shody v resonančních kmitočtech, a správně proveden otvor resonátora. Je tedy nutno určit:

1. Resonanční kmitočet reproduktoru.
2. Rozměry skříně a otvoru nebo průchodu s trubicí.

Ad 1. Abychom určili resonanční kmitočet reproduktoru, zavěsimy jej volně bez jakékoli desky (zvukové přepážky) a připojíme na tónový generátor podle schématu na obr. 6. Měníme kmitočet generá-

³⁾ Časopis Audio Engineering, květen 1948.


Obraz 1 až 4. Různé úpravy roviných a z nich odvozených tvarů zvukových přepážek. 1 - roviná deska. — 2 - skříně otevřená. — 3 - skříně zcela uzavřená. — 4 - skříně bass-reflexová s trubicí, která umožňuje změnit rozměry skříně.

JAROSLAV NEMEC

vřenou zadní stěnou a mezní kmitočet souvisí opět s nejkratší vzdáleností od přední strany reproduktoru k zadní straně přes okraj skříně. (obraz 2).


Jiná možná úprava je, že reproduktor dámme do skříně zcela uzavřené (obraz 3). V takovém případě nemůže se žádnou cestou zvukové tlak mezi přední a zadní stěnou membrány reproduktoru vyrovnávat. Při malých kmitočtech můžeme brát za približně správné, že při výchylkách membrány se mění objem uzavřeného vzduchu uvnitř skříně a tím i jeho tlak. Tento tlak na membránu působí stejně jako zvětšení tuhosti jejího uložení, a tím zvětšení resonančního kmitočtu. Membrána při této úpravě vyzáraje jen na otevřenou stranu a protože nemůže nastat vyrovnání tlaků, je účinnost v oblasti nejnižších kmitočtů lepší než při otevřené skříně.

Další možnou úpravu představuje skříně reproduktoru, která je navenek jen částečně otevřena otvorem určité velikosti (mimo otvor reproduktoru). Tato úprava je známa pod jménem *bass-reflex*. Taková

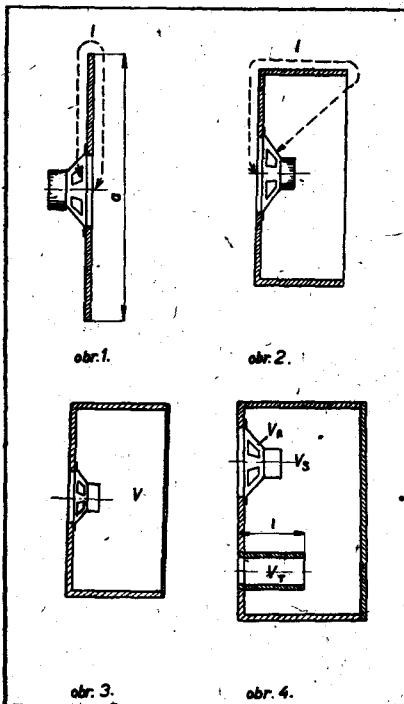

Obraz 5. Náhradní elektrické schéma reproduktoru v bass-reflexové úpravě.

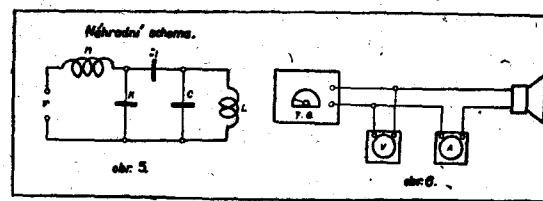Obraz 6. Způsob zjištění impedance reproduktoru a jeho resonančního kmitočtu.



toru (v dolní oblasti) a udržujeme přitom stálé výstupní napětí pomocí voltmetru V , jehož čtení je E . Proud, měřený přitom miliampérmetrem A se mění a jeho hodnoty budou označeny I . Poměr $E : I = Z$ udává impedanci reproduktoru při tom kterém kmitočtu, a tato impedance vykazuje velmi výrazný vrchol při resonančním kmitočtu. Je to vidět na př. v později citovaném obr. 8, křivka 1.

Ad 2. Výpočtem podle uvedených vzorců se dá nalézt resonanční kmitočet skříně, působících jako rezonátor, s dobrou přesností. Případ akustické resonance se dá experimentálně dokázat a tím lze vypočet ověřit.

Blízkost otvoru u reproduktoru by mohla u některých kmitočtů způsobovat vyrovnaní fází touto cestou, a proto se doporučuje použít trubice, a ne samotného otvoru. Je k tomu ještě další důvod. Dá se totiž nalézt podmínka pro minimální objem dutiny i trubice a tím i minimálních rozdílů skříně při daném průřezu trubice (jejího ústí), Jenž se dělá asi poloviční, jako je plocha otvoru reproduktoru.⁹⁾ Z podmínky pro minimální objem dostaneme při daném průřezu A délku trubice

$$l_{\min} = \frac{c}{\omega_0} - VA$$

kde $\omega_0 = 2\pi f_0$ je kruhová resonanční frekvence a c rychlosť zvuku ve vzduchu. Pro objem skříně bez objemu reproduktoru a trubice

$$V_s = \frac{A \cdot c}{\omega_0}$$

po případě objem trubice


$$V_T = A \cdot l_{\min}$$

Celkový objem skříně tedy bude $V_s + V_T + V_R$, kde V_R je objem reproduktoru. Z těchto vzorců lze vypočítat její rozdíly. Aby rozdíly byly přijatelné s ohledem na délku trubice, lze její délku zkrátit i na polovinu, při čemž objem V_s stoupne jen nepatrně a vypočte se z resonanční podmínky dříve uvedené.

Příklad experimentální zkoušky a nastavení správného otvoru.

Byl zkoušen reproduktor o výkonu 10 wattů ve skříně o rozměrech (vnitřních) $63 \times 43 \times 28$ cm. Plochu otvoru bylo možno měnit v rozsahu od 0 do 500 cm^2 . Reso-

PRŮMĚR REPRODUKTORU mm	203	314	318
A	178	200	356
B		124	
C	76	102	102
D	63	76	90
E	601	760	840
F	430	580	640
G	280	330	355
OBJEM $\alpha \alpha (\text{cm}^3)$	60000	150000	150000

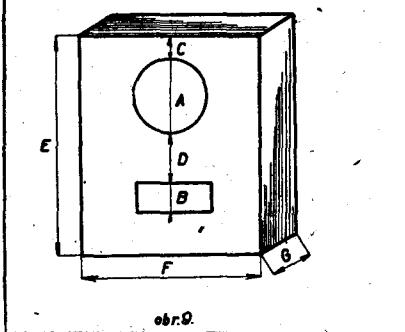


nance reproduktoru byla zjištěna methou dříve uvedenou pro $f_0 = 82 \text{ Hz}$.

Pro ověření resonance skříně byl učiněn tento pokus: Hlavice zemního reproduktoru ze sletistě byla nastavena trubici o malém průměru až 70 cm dlouhou, jejíž konec byl vsumut dovnitř skříně. Reproduktor byl napojen z tónového generátoru. Dovnitř skříně byl dále umístěn mikrofon, citlivý na akustický tlak, jímž se zjišťovala intensita zvuku. Při změnách velikosti otvoru se relativní maximum intenzity pohybovalo zcela podle předpokladu v mezech 70 až 88 Hz a zmizelo zcela při uzavření otvoru. Resonátor byl tedy vždy optimální pro použitý reproduktor.



Dále bylo provedeno měření pro srovnání dříve popsaných úprav skříně a hledání vhodná velikost otvoru. Hlasitost zvuku byla měřena hlukoměrem General Radio 759-A ve vzdálenosti 1,7 m. Zapojení reproduktoru, namontovaného ve skříně, bylo stejné, jako je v obrázku 6. Měřeno bylo ve volném prostoru.

V prvním případě byla skříně bez zadní

Obrázek 7. Diagram průběhu hlasitosti pro skříně otevřenou (1), úplně uzavřenou (2) a bass-reflexovou (3).

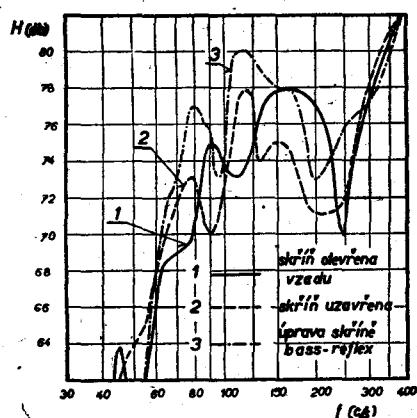

Obrázek 8. Diagram průběhu impedance reproduktoru pro tytéž případy jako u obr. 7.

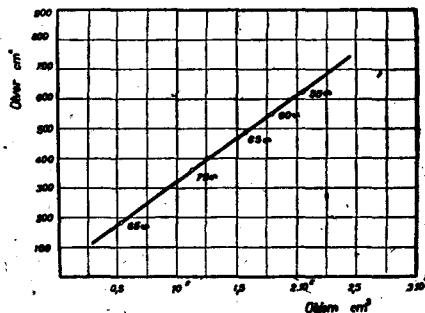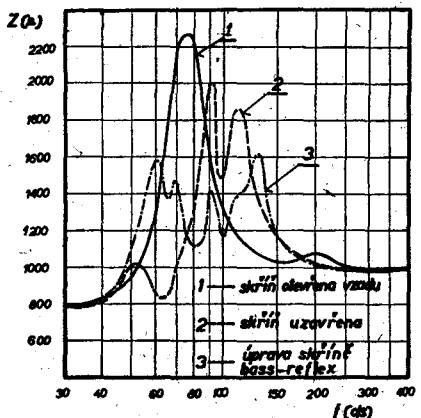

Obrázek 10. Diagram pro určení rozdílu otvoru bass-reflexové skříně.

Obrázek 9. Rozměry skříně bass-reflexových podle Radio News, ročník 1947.

V prvním řádku tabulky nahraďte čís. 318 správným 381, v druhém řádku 280 namísto 200.

stény, otvor zcela uzavřen. V obraze 7 je průběh hlasitosti znázorněn křivkou 1 a průběh impedance v obraze 8 křivkou 1. V impedanční křivce 1 na obraze 8 je patrné významné maximum pro frekvenci asi 75 Hz. Křivka hlasitosti zhruba stoupá od 68 dB při 60 Hz do 78 dB při 170 Hz (obrazek 7).

Dále byl měřen případ skříně úplně uzavřené. Průběh hlasitosti je v obraze 7, křivka 2 a průběh impedance v obraze 8, křivka 2. Na průběhu impedance se přesunulo maximum zhruba do okolí frekvence 100 Hz. V průběhu hlasitosti se relativní maxima nepřestoupila velikostí předcházející případ, ale přesunula se směrem k hlubším kmitočtům, což znamená zlepšení.

Při úpravě bass-reflex byla hledána optimální velikost otvoru, která vyhovuje podmínce resonance. Odpovídá jí v obraze 7 křivka hlasitosti 3 a v obraze 8 průběh impedance 3. Relativní maxima hlasitosti jsou 77 dB pro 80 Hz a 80 dB při 115 Hz. Proti případu prvému lze konstatovat zvětšení hlasitosti až o 7 dB a posunutí relativního maxima směrem k hlubším kmitočtům. V průběhu impedance se při nastavení optimálního otvoru jeví zhruba dvě maxima stejně velká, dosti od sebe vzdálená, což je důležité pro nastavování nejhodnější velikosti otvoru (nebo délky trubice), bez akustické kontroly. Celkově z měření vyplývá, že tato úprava je nejvhodnější s hlediskem reprodukce nízkých kmitočtů.

Volba rozdílu.

Pro usnadnění volby rozdílu skříně pro bass-reflex s otvorem jsou v tabulce 1 a v obraze 9 uvedeny⁴⁾ základní rozdíly skřínky, které lze vzít k příslušným průměrům reproduktoru.

V obraze 10 jsou rovněž uvedeny některé potřebné hodnoty pro usnadnění návrhu⁵⁾. Známe-li resonanční kmitočet reproduktoru, najdeme v obraze 10 příslušnou nebo blízkou hodnotu na diagonále a podle ní na vodorovné stupnici objem skříně (v cm^3) a na svislé stupnici potřebnou plochu otvoru (v cm^2). Pro řešení rozdílu podle vzorců, vyplývajících z pod-

⁴⁾ Časopis Radio News, 1947.

⁵⁾ Časopis Journal of the Society of Motion Picture Engineers, November 1947.

mínky minimálního objemu budí uveden následující příklad.

Resonanční kmitočet reproduktoru o průměru 205 mm byl zjištěn $f_0 = 82$ Hz. Průměr trubice vezmeme poloviční plochy reproduktoru, tedy $A = 150 \text{ cm}^2$. Pro délku trubice dostaneme:

$$l_{\min} = \frac{\pi}{\omega_0} \sqrt{A} = \frac{33400}{2\pi \cdot 82} = \sqrt{150} = 53 \text{ cm}$$

Tuto délku zkrátíme asi na polovinu a volíme ji $l = 27 \text{ cm}$. Objem trubice pak bude $V_T = A \cdot l = 150 \cdot 27 = 4050 \text{ cm}^3$. Objem

$$V_S = \frac{c^3}{\omega_0 \left(\frac{1}{VA} + \frac{l}{A} \right)} = \frac{334^3 \cdot 10^6}{4\pi^2 \cdot 82^2 \left(\frac{1}{12} + \frac{27}{150} \right)} = 16000 \text{ cm}^3$$

Odhadneme-li objem reproduktoru $V_R = 1000 \text{ cm}^3$, bude celkový objem skříně při vestavěném reproduktoru i trubice

$$V = V_T + V_S + V_R = 4050 + 16000 + 1000 = 21050 \text{ cm}^3,$$

což je směrodatné pro volbu jejich rozdílu. Srovnáme-li toto se stejným případem skříně s otvorem bez trubice (stejný resonanční kmitočet $f_0 = 82$ Hz), ježíž objem je asi 60000 cm^3 , vidíme, že toto řešení dává celkový prostor o dvě třetiny menší. Některé americké reproduktory skřínky, stavěné jako bass-reflex s trubicí, mají proto tak malé rozměry.

Praktické provedení prvního případu zkoušeno nebylo.

Měření bass-reflexu bylo provedeno ve Fyzikálním ústavu, oddělení pro elektrotechnické inženýrství při Českém vysokém učení technickém v Praze. Autor vyslovuje velký dík přednostovit uvedenému ústavu, prof. Dr J. B. Slavíkovi, za umožnění provedení měření, poskytnutí potřebné literatury a pokyny během práce.

Cs. přijimače po celém světě

Za letošní rok se zvětšil náš vývoz přijimačů na čtyřnásobek proti loňskému roku. Přijimače Tesla si získaly oblibu i v zemích s ostrou konkurenční světových koncernů. Je samozřejmé, že náš zahraniční zákazník najde na stupni svého Rytmutu nebo své Romance všechny své místní vysílače a hlavní stanice své oblasti. Na př. polská stupnice našich přijimačů uvádí skoro všechny čs. stanice a mimo ně Varšavu, Szczecin, Lódz a ostatní polské stanice. Tam, kde jsme zvykli na domácí stupnici hledat Bratislavu, najde Belgašan Hilversum; v místech, kde u nás bývají Budějovice, vybere si tamní posluchač některý ze skupiny vysílačů Haynaout—Namur—Portriek—Gent—Antverpy. Ještě odlišnější úpravu musí mít přijimače pro kraje zámořské. V Indii, Jižní Africe nebo Americe vysílávalná část stanic na krátkých vlnách a ve vlnovém pásmu od 50 do 150 m. Tvarem se vývozní skříně nelíší od naší úpravy, zato se mísí vyskytuje zvláštní požadavky, pokud se týče barev. Indická stupnice je tříbarevná: červenožlutozelená. Belgašané, zase objednávají Rytmuty ve skříních hráškové zelených nebo v barvě slonové kosti. Jistě bychom očekávali, že zejména Orient bude žádat pestré barvy skřínek, ale ve skutečnosti tyto země kupují naše přijimače tak jako my, ve skříních v barvách přírodního dřeva, leštěného na vysoký lesk. *tst*

NOVÁ ZAPOJENÍ MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ


Obraz 1. Tónový generátor. Filtr R1-C1-C2-R2 určuje kmitočet. Nastavení kmitočtu odporem R2, velikost napětí a tím čistotu sinusovky řídí R3. S vyznačenými hodnotami rozsah 2 až 20 kc/s.

Jednoduchý tónový generátor RC


Pod číslem USA pat. 2 439 245 dal si chránit J. C. Dunn (Philco Corp.) zapojení oscilátoru RC , který dává sinusové napětí tónu, kmitočtu, má velký rozsah, a k ladění používá jednoduchého potenciometru. Přístroj má dvě strmé pentody 6W7 a 6K6, viz obraz 1, zapojené jako odporový zesilovač, a využívá vlastnosti můstkového dílu T.

Napětí z anody 6K6 je vedené přes R1 a C1—C2 na kathodový odporník R5 pentody 6W7, kde vytvárá silnou zápornou zpětnou vazbu. Současně se přivádí přes C2 na dělič R2—R3, kde se zeslabí, a přes R4 na mřížku 6W7. Tím se zavede pozitivní zpětná vazba. Části děliče R2—R3 jsou stanoveny tak, že kladná vazba je mnohem menší než záporná, obvod je tudíž stabilní pro všechny kmitočty kromě toho, který je můstkovým filtrem T potlačen. Při tomto kmitočtu nepřichází napětí negativní zpětné vazby na kathodu a v obvodu je proto jen vazba pozitivní, obvod tedy kmitá s tímto kmitočtem. Amplituda oscilačí a tím čistota sinusovky se řídí odporem R3, který se však nastaví jednou provždy pro všechny rozsahy. Konstanty článku T, uvedené ve schématu, jsou pro rozsah 2 až 20 kc/s. Pro jiné rozsahy stačí přepnout kapacity C1 a C2 (jejich velikost je nezávislá na kmitočtu), ostatní hodnoty obvodu zůstávají. Získané napětí je dosažitelné velké, takže je možno odebírat je přímo ze sekundáru výstupního transformátoru pro měřicí účely. (Radio Craft, Aug. 1948, str. 73.).

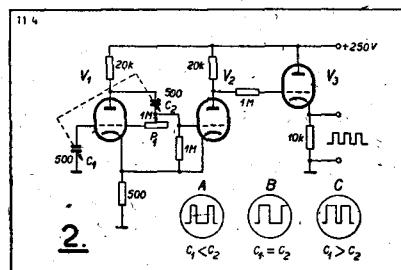Obraz 2. Zapojení multivibrátoru pro napětí obdélníkového průběhu. Potenciometr P1 řídí kmitočet obvodu, poměr kapacit C1 a C2 určuje jeho střidu. V1 je dvojitá trioda typu 6J6, V3 trioda typu 6C5. Hodnoty součástí jsou odhadnuté pro kmitočet 1 kc/s.




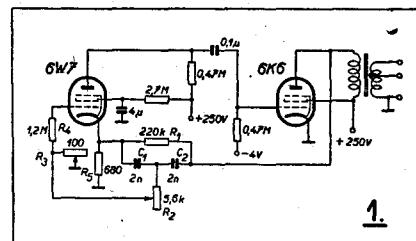Obraz 3. Generátor sinusového i obdélníkového napětí. Při sepnutém S1 dává napětí sinusové, při rozepnutém obdélníkové. Pro 20 - 200 - 2000 - 20 tisíc c/s C1 a C2 = 100 pF, 1 nF, 10 nF ± 1 %. B1 je žárovka typu 6 W/120 V.



Generátor napětí obdélníkového průběhu

Takový generátor má mít jednak možnost řídit kmitočet, jednak t. zv. střidu, t. j. poměr šířky impulsu k době trvání impulsové periody. (O použití čti V. Šádek, Napětí obdélníkového průběhu, RA — 10/1947, str. 272). Dosavadní zapojení těchto generátorů byla dosud komplikovaná. Jednoduché zapojení, využívající vlastnosti kathodové vázaného multivibrátoru, bylo před nedávnem patentováno v USA. Zapojení používá jen dvou elektronek, differenciálního kondensátoru a jednoho potenciometru (obraz 2). Dvojitá trioda (V1 a V2, ve schématu pro přehlednost kresleno odděleně) je zapojena jako multivibrátor, jehož kmitočet se dá měnit potenciometrem P1 ve velmi širokých mezech. Kondensátory s lineárním průběhem kapacit C1 a C2 jsou srovnány tak, že s přibývající kapacitou jednoho ubývají kapacita druhého. Poměr těchto kapacit určuje však poměr otevření a uzavření jednotlivých elektronek a tím i střidu. Jsou-li C1 a C2 stejné, má napětí obdélníkový průběh (B), je-li C1 menší než C2, dává multivibrátor kladné impulsy (A), je-li C2 menší než C1, dává impulsy záporné (C). Elektronka V3 má dvě funkce. Jenak uřezává mřížkový proudem a zlomenem charakteristiky (cut-off) napětí multivibrátoru a dává mu tak skoro ideální obdélníkový průběh, jednak působí jako oddělovač a impedanční transformátor. Její vstupní odporník je rádu 1 kΩ, takže zátěž na vstupních svorkách nemá zpětného vlivu na choustotivý obvod, a jejich impedance je dostatečně malá, aby na ně nevýznamně elektrostatické indukce (bručení) nezasáhly. Hodnoty odporníků nebyly v pramenu udány, ve schématu jsou jen velikosti odhadnuté pisatelem, které mohou být voditkem pro první pokusy. Vlastní kmitočet je silně závislý na anodovém napětí a vlastnostech elektronek, a dá se nesnadno určit předem. S vepsanými hodnotami bude však asi kolem 1 kc/s. — (Pat. č. 2 440 992; R. C. Webb, Radio Craft, Aug. 1948, str. 75). —

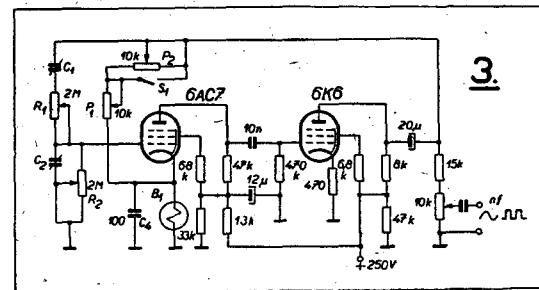


Generátor sinusového a obdélníkového napětí

V poslední době došly v USA obliby a rozšíření tónové generátory, které dají výstupní napětí buď sinusového nebo obdélníkového tvaru. Lacinější přístroje tohoto druhu mívají dvě nebo tři elektronky; schema jednoho z nich je na obrázku 3. Oscilační část přístroje se skládá z obvykleho odporového vazaného zesilovače; jeho výstupní napětí je přivedeno na vstup přes článek C1 R1 C2 R2, který má tu vlastnost, že propouští bez fázového posunu jen jeden kmitočet, určený vztahem $f = 1/(2\pi \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2})$. Zesilovač tedy kmitá na této frekvenci. Amplitudu kmitů a tím čistota sinusovky se řídí ziskem zesilovače. Jelikož však zeslabení článku R1C1R2C2 neví v celém kmitočtovém rozsahu stálé, musí být v oscilátoru zařízení, které udržuje amplitudu (obdoba AVC). K tomu je obvod negativní zpětné vazby, složený z potenciometru P1 (prozatím si myslíme spinač S1 sepjat) a žárovky 6 W/120 V, zapojené jako kathodový odporník. Nařídí-li se velikost negativní zpětné vazby potenciometrem P1 tak, že obvod kmitá s malou amplitudou a má proto výstupní napětí skoro čisté sinusové, udrží se jeho velikost vlivem proměnného odporu R1 skoro stálá v celém rozsahu. Stoupne-li totiž střídavé napětí na 6AC7, protéká také R1 větší proud a žárovka se začne rozsvítit, tím stoupá její odporník a s ním velikost přiváděného napětí zpětné vazby, které zmenší zisk zesilovače a výstupní napětí skoro na původní hodnotu. K stabilitě zesilovače rovněž přispívají neblokování odpory stínících mřížek a kathod (článek C4, shuntující R1, je ten ohranou před vývodom z oscilátoru). Odstraněním zpětné vazby proměnou se obvod v multivibrátor, jehož napětí je (vlivem vhodně volených konstant zesilovačního obvodu) skoro ideálně obdélníkové. Kmitočet je však i nadále určen hodnotami obvodu R1 C1 R2 C2. V přístroji je to provedeno spinačem S1. Jeho otevřením zařadí se do obvodu neg. zpětné vazby odporník potenciometru P2, čímž se vazba změní na vhodnou hodnotu. Správným nastavením P2 je možno určit tvar obdélníkového napětí a stabilisovat je po celém rozsahu. Přístroj musí být ještě doplněn několika zdroji. Zesilovač má obvyklé zapojení (jeden nebo dva stupně) a nebyl proto zakreslen. — (Radio Craft, July 1948, str. 30.)

Zkoušeč elektronek

Dosud obvyklé přístroje měly několik vad. Jednoduché zkoušely většinou elektronku zapojenou jako triodu nebo dokonce diodu jen na velikost emise kathody, což často nedávalo dokonalý obraz o možnosti jejího dalšího použití. Dokonalejší přístroje, ve kterých každá elektroda má příslušné napětí, jsou zase buď složité a nákladné, nebo jejich obsluha je zdlouhavá. V poslední době byly vyvinuty zkoušec, které měří přímo strmost elektronky a tím dají přesný obraz o jejím stavu.

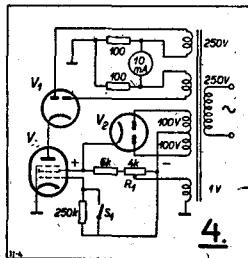


Obrázek 4.
Zjednodušené
schéma
zkoušeče

elektronek, který měří přímo strmost. Spinač S1 slouží ke zkouškám vakua, V1 usměrňovač plněný plynem, V2 vakuový usměrňovač.

Pro dílenská měření se nehodily dosavadní můstkové metody na měření strmosti, a proto bylo použito zapojení, jehož podstata je na obrázku 4.

Sítový transformátor má čtyři vinutí, z nichž dve (250 V) napájejí anody, jedno se středním vývodem (100 + 100 V) napájí stínici mřížky a tvorí potřebné záporné předpětí (potenciometr R1) pro zkoušenou elektronku V. Napětí jsou usměrněna usměrňovači V1 a V2, nejsou však filtrovaná, takže elektrody jsou napájeny tepovým napětím. Dokud se nepřivádí na pracovní mřížku napětí ze čtvrtého vinutí tráfa (1 V), protékají každou půlperiodu vinutími 250 V stejně proudy, takže měřicí přístroj, zapojený symetricky mezi jejich střední vývody (10 mA), ukazuje nulu, protože nestáčí sledovat rychlé změny proudu. Přivedeme-li však z pomocného vinutí 1 V na mřížku střídavé napětí (má stejnou fazu s ostatními), protože je na společném jádru transformátoru, bude anodový proud jednu půlperiodu, při které na mřížku případně kladná půlvlna, větší a druhou půlperiodu bude menší. Vinutí 250 V nebudu tudíž protékat stejně proudy a miliampérmetr se vychýlí na stranu většího proudu. Jelikož strmost je definována jako poměr malé změny anodového proudu k příslušné malé změně mřížkového napětí, ukáže (za předpokladu budicího napětí 1 volt) přístroj na své mA-stupnici přímo strmost mA/V. Přístrojem s rozsahem 10 mA můžeme měřit strmost do 10 mA/V. Ve skutečnosti je přístroj o něco složitější. Má několik anodových napětí a napětí pro stínici mřížku, a také několik napětí budicích, aby obsáhl všechny elektronky od bateriových po malé vysílači a strmosti od 0,1–30 mA/V. Dále je doplněn zkouškou na vakuum (vypínač S1) a zkoušečkou zkratek – zkraty se však nemusí zjišťovat před zkoušením, protože každá závada v elek-

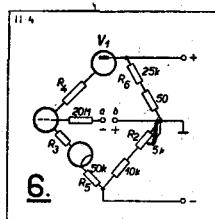Obrázek 6.
Náhradní sche-
ma obvodu
z obrázku 5, pře-
kreslené do
tvaru můstku.




tronce se projeví změnou (zmenšením) strmosti a případný zkrat neohrozí robustní měřicí přístroj, protože jím neprotéká celý anodový proud, a nezpůsobí také jeho falešnou výchylku, protože měří rozdíl jednotlivých proudu a ne proudy přímo. (Radio Craft, July 1948, str. 40.)

Voltmetr se vstupním odporem 2500 MΩ

Elektronkové voltmetry pro ss napětí mají (není-li přes vstupní svorky zapojen ochranný odporník) z důvodu nekonvenčního vstupního odporu, určený jen isolacemi vlastnostmi objímky elektronky a svorek. Platí to však jen dokud zdroj, jehož napětí chceme měřit, má odporník menší než 5 MΩ. Odporník mezi zápornou mřížkou a kathodou nebo anodou není však určen jenom isolacemi odpory, nýbrž zmenšuje jej také nedokonalost vakua, blízkost mřížky u žávové kathody a pod. Tyto škodlivé odpory můžeme si myslit zapojeny jako R4 a R5 na obrázku 5. Dokud je odporník zdroje, zapojeného mezi mřížku a zemí mnohem menší než tyto odpory, dotud dostává mřížka elektronky V1 správné záporné předpětí (z kathodového odporu 50 kΩ) a mřížkový proud, který by zatížil zdroj, nemůže vzniknout. Je-li však odporník zdroje srovnatelný s odpory R3 a R4, dostává mřížka kladné předpětí z anody a jen část záporného předpětí z kathody. Tím se stává kladnou, protéká mřížkový proud, který vytváří na jeho vnitřním odporu úbytek, který skresluje výsledky, hlavně při nižších rozsazích měření.

Svodové a vnitřní odpory nelze v běžných elektronkách odstranit, livil mřížkový proud na měřený zdroj a na výsledky měření dají se však kompenzovat zapojením, které je na obrázku 5. Dvě triody V1 a V2 (obyčejně dvojitá trioda typu 6SL7-GT) jsou zapojeny ve známém symetrickém obvodu, který potlačuje vliv změn anodového napětí a stárnutí elektronek. Napětí na vstupních svorkách objeví se v tomto obvodu jako přírůstek napětí na kathodovém odporu V1, a tento přírůstek, který je přímo úměrný vstupnímu napětí, měříme obyčejným voltmetrem s velkým vnitřním odporem (zde přístroj 200 μA a odporník Ra). Rovnováhu obou větví nastavíme potenciometrem R1. Obvod je však zapojen do můstku, v kterém jsou vstupní svorky zapojeny jako úhlopříčna a mřížkový proud je vykompensován odporníkem R2. Nejlépe využít funkce z náhradního schématu (obrazek 6). Odporník anoda-mřížka elektronky V1 tvorí jednu větví můstku, odporník kathoda-mřížka a kathodový odporník R5 tvorí druhou větví. Zatěžovací odporník R6 v serii s odporem 50 Ω (vlivem R1 zanedbán) tvoří třetí a potenciometr R2 v serii s 10 kΩ čtvrtou větví můstku. Při vhodném nastavení R2 lze můstek tak vytvořit, že mezi body ab nemíti napětí a proto nemůže protékat proud, což se projeví tak, jako by vstupní svorky měly odporník asi 2500 MΩ. Rovnováha můstku není porušena změnou anodového proudu elektronky V1, protože odpory R4 a R3 jsou na něm také v širokých mezích nezávislé a změny anodového proudu jsou v měřicím obvodu velmi malé. Taktéž zapojený voltmetr lze upravit i pro měření střídavého, přidáním jednoduchého diodového (nebo krystalového) usměrňovače (viz 5 A). Pracovní odporník diody může být v tomto případě až 100 MΩ, což představuje vstupní odporník při nízkých kmitočtech asi 33 MΩ, při vysokých je zatížení určeno jen vstupní kapacitou diody. Při použití diody musí se však vykompenzovat její klidové napětí, což lze nejjednodušší provést zařazením stejné diody do obvodu mřížky V2 (viz 5B, svorky c' d' připojit mezi rozpojenou c' d'). — (Radio Craft, červenec 1948, str. 28).


O. Horna.

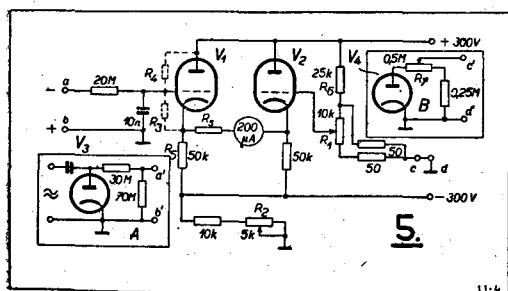

Obrázek 5. Elektronkový voltmetr s velkým vstupním odporem. V1 a V2 dvojitá trioda (6SL7-GT), V3 a V4 televizní diody (9006). Obvod A usměrňuje střídavé napětí, obvod B kompenzuje klidové napětí diody. Potenciometr R7 se nastaví nulová poloha pro střídavá měření. Nové kompenzace mřížkového proudu není v tomto případě zapotřebí.

IMPULSOVÁ MODULACE

pro vícekanálová telefonní spojení

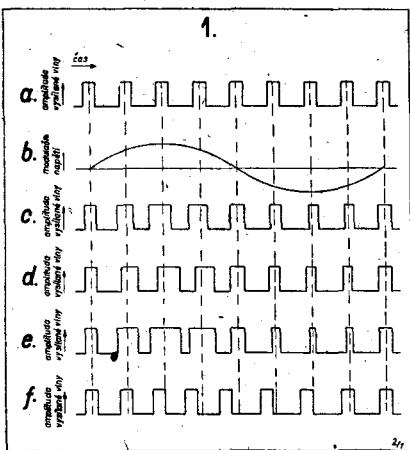

Obraz 1. Jednokanálová impulsová modulace (pro jeden rozhovor na jedné Hertzové lince):
 a) Nemodulovaný sled impulsů. — b) Modulační napětí (na př. mikrofonní napětí). —
 c) Modulace délky impulsů: impulsů přibývá a ubývá na začátku. — d) Modulace délky impulsů: impulsů přibývá a ubývá na konci. — e) Modulace délky impulsů: impulsů přibývá a ubývá stejně na začátku jako na konci. — f) Modulace sledu impulsů: při kladném modulačním napětí následují impulsy rychleji za sebe, při záporném pomaleji. Délka impulsů je stálá.

V hodně uspořádanými antenami možno, jak je známo, dosáhnout toho, že elektromagnetická energie proudí převážně v jednom směru (na př. antenami s parabolickým reflektorem, dielektrickými antenami, Yagi-ho antenami a pod.). Účinnost takových anten je tím větší, čím je větší rozdíl anten vzhledem k délce použité vlny. Má-li být dosaženo velmi úzkého svazku elmg vln, musí anteny být rozmístěny a vlny pokud možno krátké. Hodi se tedy nejlépe rozsah vln decimetrových a centimetrových.

Již v počátcích rozvoje těchto vln (okolo r. 1939) navrhovali odborníci zřízení trválných telefonních spojení svazky elmg vln, tak žv. Hertzovými linkami, místo kabelových spojů přes moře nebo přes nepřistupné krajiny. Už tehdy se uvažovalo o zřízení reléových stanic (retransmisačních st., t. j. stanic, které přijímají zprávu a znovu ji vysílají ve směru k dalšímu přijímači) k překlenutí horských hřbetů nebo k překlenutí zakřivení povrchu země. Předválečné spoje toho druhu nedosáhly však kvality kabelových spojů, a nemohly být zařaďovány do obvyklých poštovních spojů. Těprve na konci druhé světové války se objevily vojenské radiostanice, které Hertzovými linkami (radio relay systém) umožnily spojení na velké vzdálenosti přes více reléových stanic v takové jakosti, jaká kabelovými spoji sotva mohla být dosažena. Takové linky spojovaly na př. dálkové řídící stanice v Frankfurtě se spojeneckou kontrolní komisí v Berlíně. Též Montgomeryho hlavní stan v Bruselu byl spojen s postupující anglickou armádou takovou linkou.

Aby byla Hertzova linka hospodárná (neboť při provozu alespoň přijímač musí trvale pracovat), je nutno, aby po jedné lince bylo možno vést zároveň několik rozhovorů. Toho se původně dosahovalo prostředky, obvyklými v technice mnohonásobného využití kabelu. Každým rozhovorem (kanálem, channel) jest modulována některá vyšší nadakustická frekvence; například v různých kanálu jest vhodné směšováno a výsledným napětím jest amplitudové nebo frekvenčně modulována Hertzova linka. Na přijímací straně je krátkovlnný paprsek zachycen a demodulován;

Snaha o zdokonalení telefonních spojů na velké vzdálenosti jak co do jakosti, tak co do hustoty uvedla v život nový způsob modulace — v i c e k a n á l o v o i m p u l s o v o u m o d u l a c i. Zatím co tento způsob modulace jest v rozhlasovém vysílání ve stadiu pokusů (viz článek v RA čís. 12/48) jest již často užíván na poštovních spojích. V následujícím pojednání je tento nový způsob podrobně popsán s nově navrženým českým názvoslovím. Pro orientaci jsou uváděny též anglické názvy.

tím vznikne napětí, složené ze směsi napětí různých frekvencí, která se rozdělí vhodnými pásmovými filtry na jednotlivé kanálové složky. Demodulaci napětí každé kanálové složky obdržíme jednu původní zprávu (na př. řec). Popsaným způsobem je tedy každý rozhovor přenášen různou frekvencí (multiplex). Dokud se používá k provozu Hertzovy linky frekvenci, které lze budit v obvyklých elektronkách s řídicí mřížkou a anodou, je amplitudová nebo frekvenční modulace poměrně jednoduše proveditelná. Pro krátké vlny (około 10 cm) však tyto elektronky již nekmitají. Pro tyto velmi krátké vlny jest nej-

Lze tedy rozlišovat tyto způsoby impulsové modulace:

1. Modulace délky impulsu (pulse width modulation): rychlosť, se kterou za sebou následují impulsy, je stálá. Jednotlivé impulsy však mění délku svého trvání podle toho, je-li napětí modulační kládne nebo záporné. Impulsy mohou nastat:
 - a) na začátku impulsu (obraz 1c),
 - b) na konci impulsu (obraz 1d),
 - c) stejně na začátku i na konci (obraz 1e).

2. Modulace sledu impulsů (obraz 1f).

3. Modulace polohy impulsu, při které modulační napětí ovlivňuje časovou polohu impulsu s ohledem na počáteční impuls (obraz 2, pulse position modulation).

Zvláštního významu nabyla impulsová modulace, protože je poměrně snadné upříslit ji tak, že je možno vésti několik rozhovorů po jediné Hertzové lince. Všechny systémy mnohonásobné impulsové telefonie pracují tak, že je vysílán sled značkových impulsů v pravidelných časových intervalech, kratších než je poloviční doba kmitu největší přenášené hovorové frekvence; tato opakovací frekvence (repeating frequency) bývá okolo 9000 kmitů/sec. Mezi těmito impulsy jest vymezen vždy určitý časový úsek každému rozhovoru (multiplexní systém s časovým řiděním, time-division multiplex). Impuls, který přichází v tomto časovém úseku, je modulován buď svou polohou v tomto časovém úseku (jako při modulaci prve popisované pod č. 3), nebo svou proměnlivou šířkou (jako u modulace popisované pod č. 1). Na obrazu 2 je uveden příklad 24kanálové modulace, při které se mění modulační poloha impulsu v příslušném časovém úseku. Značkový impuls je dán dvoujítem impulsem M .


Porovnáme-li impulsovou modulaci s jinými způsoby modulace, vidíme, že

Dr AUGUSTIN DITL

účinnějším zdrojem magnetron. Technika výroby a použití magnetronů se rozvinula během války s ohledem k potřebám radaru. Magnetronový generátor dm a cm vln má však proti triodovému generátoru některé zvláštní vlastnosti, které nutno při rozvrhu spojení vztít v úvahu: frekvenci, kterou magnetron kmitá, lze měnit velmi obtížně, poněvadž bývá pevně dána úpravou kmitavých obvodů uvnitř magnetronu. Odpadá tedy možnost frekvenční (nebo fázové) modulace. U magnetronu pro centimetrové vlny nelze vysunout mezi katodu a anodu řídicí mřížku, která by umožňovala amplitudovou modulaci. Také kolísáním anodového napětí nelze získat lineární kolísání nosné vlny, tím se spíše kmitání přeruší. Lze tedy u magnetronu dosáhnout toho, že magnetron bud vysílá plnou energii, nebo nevysílá vůbec. Zato však technika vysílání velmi krátkých impulsů ohromných šípkových energií magnetronem byla vypěstována velmi dokonale, hlavně dík vývoji radaru. Z těchto předpokladů vznikl během války nový způsob modulace: impulsová modulace (pulse modulation).

Při impulsové modulaci vysílač velmi krátkodobě vysílá nosnou vlnu (impulsy, pulses). Impulsy sledují se vždy po době T ($= 100 \mu\text{sec}$). — Rádek 1: impulsy prvního kanálu. Šípky naznačují, že se poloha impulsu mění modulační (odebrané na př. z mikrofonu) a modulace. — Rádek 3.: značkový impuls a impulsy prvního a druhého kanálu. — Rádek 6.: celý signál s dvojitým značkovým impulsem a 24 kanálovými impulsy. — Rádek 7.: značkový impuls a impulsy prvního a druhého kanálu. Čárkované jsou vyznačeny krajní polohy každého z obou impulsů při největším modulačním napětí.

Obraz 2. 24kanálová modulace: Rádek 1: značkový impuls, opakující se vždy po době T ($= 100 \mu\text{sec}$). — Rádek 2: impulsy prvního kanálu. Šípky naznačují, že se poloha impulsu mění modulační (odebrané na př. z mikrofonu) a modulace. — Rádek 3., 4. a 5.: impulsy 2., 3., a 24. kanálu. — Rádek 6.: celý signál s dvojitým značkovým impulsem a 24 kanálovými impulsy. — Rádek 7.: značkový impuls a impulsy prvního a druhého kanálu. Čárkované jsou vyznačeny krajní polohy každého z obou impulsů při největším modulačním napětí.

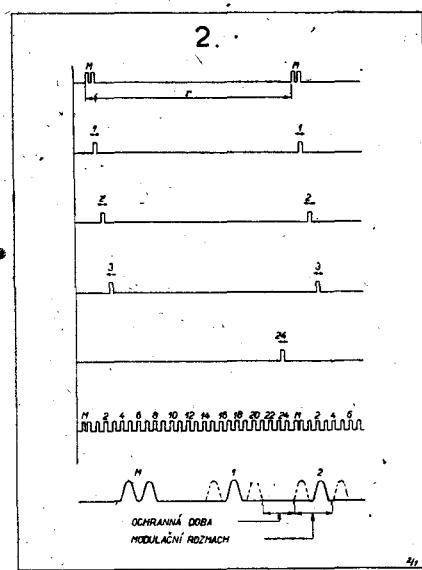

pro modulaci magnetronu je modulace impulsová nejsnadněji proveditelná. Naproti tomu při delších vlnách (do několika desítek metrů) bude jednodušší a hospodárnější frekvenční modulace; při vlnách délky sto i více metrů bude přicházet v tahu modulace amplitudová, neboť potřebuje největší frekvenční pásmo.

Abychom si učinili představu o působení impulsové modulace, učíme následující úvahu: V obrazce 2 je doba, po které se opakuje značkový impuls T , rovna $100 \mu s$ (miliontin vt.), neboť opakovací frekvence je 10 kHz za s . Pro každý kanál je tedy rezervovaná doba $4 \mu s$, z této zůstává doba asi $2 \mu s$ nevyužita jako ochranná doba (guard time), nutná k tomu, aby se hodový v jednotlivých kanálech nesměšovaly. Délka impulsu (pulse width) je $0,5 \mu s$, a modulační rozmach (modulation displacement) asi $1,5 \mu s$. Impuls $0,5 \mu s$ musí projít modulátorem vysílače, přijímačem, demodulátorem a širokopásmým zesilovačem; tím se strmě čelo impulsu zploští. V případě, že shora uvedené přístroje propouštějí rovnomeně všechny frekvence až do hraniční frekvence (F), pak impuls délky $0,5 \mu s$ je skreslen pro různé hraniční frekvence tak, jak ukazuje obrazec 3. Největší úhel celého impulsu je dán vztahem



$$\tan \alpha = A \cdot F$$

(A .. amplituda impulsu), předpokládáme-li, že původní impuls měl úhel $\alpha = 90^\circ$. Z obrázku je vidno, že pro dobrý přenos impulsu je třeba, aby hraniční frekvence byla alespoň 6 mcs .

Pro posouzení kvality každého spojení je rozhodující poměr šumu v přijímači k signálu, který chceme přijímat. Uvažujme na př. první kanál v systému, naznačeném v obrazce 2. Na sluchátkách, příslušných k tomuto prvnímu kanálu, bude napětí tehdy, když poloha impulsu 1 (obrazec 2) vzhledem ke značkovému impulsu (M) se mění. Maximálně možné napětí bude tedy úměrně modulačnímu rozmachu (R). Neměli bysme vysílač modulován, neměnil bysme polohu impulsu vzhledem k značkovému impulsu a na sluchátkách by nemělo být napětí. Ve skutečnosti však přijímač přijímá nejen žádaný signál, ale i poruchy, šumy vznikají též v přijímači a v zesilovačích, jako Johnsonův šum a šum elektronky (viz RA 10/48 str. 234–236) a přes impulsy se překládá šumové napětí (obrazec 4a). Vhodným zesilovačem, který pracuje i na zakřivené části charakteristiky elektronky, lze odříznout části pod čarou S a nad čarou H (zesilovač, odřezávající horní nebo dolní část impulsu, high cutoff amplifier, low cutoff ampl.). Impulsy za zesilovačem jsou pak prostý šum a jsou v pevné časové poloze k značkovému impulsu.

Prakticky však impulsy nemají nekončeně strmá čela a impulsy smíchány s šumem

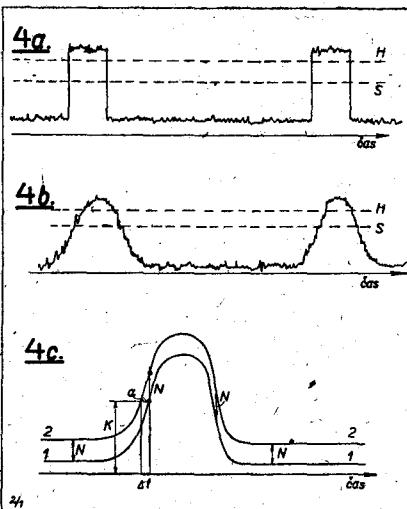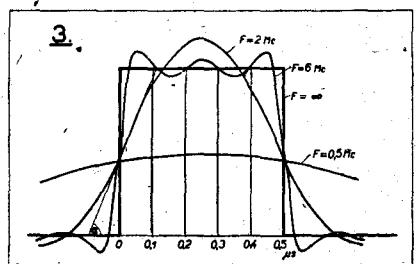Obrazec 3. Impuls délky $0,5 \mu s$, skreslený čtyřpolém, který potlačuje všechny frekvence větší než hraniční frekvence a propouští všechny nízké frekvence rovnomeně a bez změny fáze; pro hraniční frekvence ∞ (neskreslený impuls), 6 Mc , 2 Mc , $0,5 \text{ Mc}$.



Obrazec 4. a) Impuls s přimíchaným šumem pro velmi vysokou hraniční frekvenci: šum lze úplně odstranit odříznutím vysokých (H) a nízkých (S) částí impulsu. — b) Impuls s přimíchaným šumem pro nízkou hraniční frekvenci: šum nelze úplně odstranit způsobem uvedeným v a). — c) Kolisání (Δt) okamžiku, kdy napětí dosáhne hodnoty K , je dáno amplitudou N a úhlem celého impulsu α .

mem vypadají jak ukazuje obrazec 4b. Odřízneme-li nyní vhodným zesilovačem horní a dolní část, nebudo již impulsy v pevné časové poloze k značkovému impulsu, nýbrž budou poněkud kolisat a v sluchátkách uslyšíme šum. Abychom odhadli velikost šumu, uvažujme obrazec 4c. Tam je naznačena střední velikost šumového napětí N , která se překládá přes vlastní impuls. Napětí tedy kolísá v pásmu mezi křivkami 1, 2. Okamžik, kdy impuls dosáhne určité velikosti K , kolísá o Δt . Šum je úměrný tomuto časovému kolisání a poměr šumu k signálu je

$$P = \frac{\Delta t}{R} \quad (2)$$

Z článku v RA 10/48 víme, že šumové napětí (N) je úměrné odmocnině z šířky propouštěného pásmá (tedy

$$\Delta t = \frac{N}{\tan \alpha} = \frac{N}{A \cdot F} \sim \frac{\sqrt{F}}{A \cdot F} \sim \frac{1}{A \sqrt{F}} \quad (3)$$

$$\text{a tedy } P \sim \frac{1}{R \cdot A \sqrt{F}} \quad (4)$$

Ze (4) je patrné, že poměr šum/signál bude tím lepší, čím větší je modulační rozmach. Ten je však omezen počtem kanálů a největší frekvencí, která má být ještě přenášena (neboť touto frekvencí je dána opakovací frekvence) a čini v našem příkladu $1,5 \mu s$. Amplitudu přijímaného signálu lze zvětšit zmenšením korespondenční vzdálosti, zvýšením výkonu vysílače, zlepšením antennního systému a p. Je-li amplituda dána, pak lze šum omezit ještě zvětšením frekvenčního pásmá (obrázec 4c) než u amplitudové modulace a shodně s frekvenční modulací). Velkému zvětšování frekvenčního pásmá je ovšem kladená mezi tím, že šířka širokopásmového zesilovače nelze libovolně zvětšovat. Volbu vhodných hodnot šířky pásmá, počtu kanálů a vysílané energie je dána úvahami o hospodárnosti provozu.

Vzhledem k značnému možnému zlepšení poměru šum/signál používá se nyní impulsová modulace i u spoju s delšími vlnami (około 60 cm), které používají tridirových oscilátorů.

Vicekanálová impulsová modulace Hertzovy linky vyžaduje složitého zařízení

ni. Lze si představit velké množství způsobů provedení vicekanálového spojení, avšak vývoj se nyní natolik ustálil, že lze stanovit všeobecné zásady, podle kterých se nyní podobná zařízení staví a typická zapojení pro impulsovou techniku. O těch pojednáme jindy.

NAPĚŤOVÁ ZPĚTNÁ VAZBA

a její vliv na výstupní odpory

V libovolném zesilovači, kde jsou splněny podmínky pro stabilitu, nastává při zavedení k -tého dílu výstupního napětí zpět na vstup v opačné polaritě než má napětí vstupní **změnění zisku a zmenšení vnitřního odporu koncového stupně**. Je-li zisk všech stupňů kromě koncového z , zesilovací činitel koncové elektronky g , činitel zpětné vazby k , chová se zesilovač tak, jako by bylo původní vnitřní odpor R_i poklesl na hodnotu:

$$R_i' = \frac{R_i}{1 + z \cdot g \cdot k}$$

Vypočítejme odpor, jaký je možné v tomto případě změnit mezi výstupními svorkami zesilovače, či tak zv. **výstupní odpor** zesilovače. R_v . Tento odpor je roven paralelně spojeným R_i' a R_a :

$$R_v' = R_i' \parallel R_a = \frac{R_i \cdot R_a}{\frac{1}{1 + z \cdot g \cdot k} + R_a}$$


Rozložíme-li zlomek výrazem $(1 + z \cdot g \cdot k)$, výjde

$$R_v' = \frac{R_i \cdot R_a}{R_i + R_a + R_a \cdot z \cdot g \cdot k}$$

a když poté dělíme čitateli i jmenovatele výrazem $(R_i + R_a)$, výjde

$$R_v' = \frac{\frac{R_i \cdot R_a}{R_i + R_a}}{1 + \frac{R_a}{R_i + R_a} \cdot z \cdot g \cdot k}$$

Citatel zlomku není nic jiného než výraz

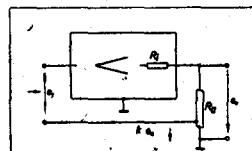


Princip obvodu s napěťovou zpětnou vazbou.

pro paralelní spojení původního vnitřního a vnějšího odporu zesilovače, tedy veličina, kterou můžeme označit jako původní výstupní odpor R_v , dokud nepůsobila zpětná vazba. Zlomek vě jmenovatele, násobený g , není zase nic jiného než zisk koncového stupně, vyjádřený s použitím vnitřního pracovního odporu, a zesilovače činitel. Tento zisk, násobený ziskem předchozích stupňů, prve označeným z , dává zisk celého zesilovače včetně koncového stupně; označme jej Z . Pak jest možno psát výsledek:

$$R_v' = \frac{R_v}{1 + Z \cdot k}$$

Napěťová záporná zpětná vazba zmenšuje výstupní odpor zesilovače (stejně, jako zmenšuje zisk) faktorem $1/(1 + Z \cdot k)$.

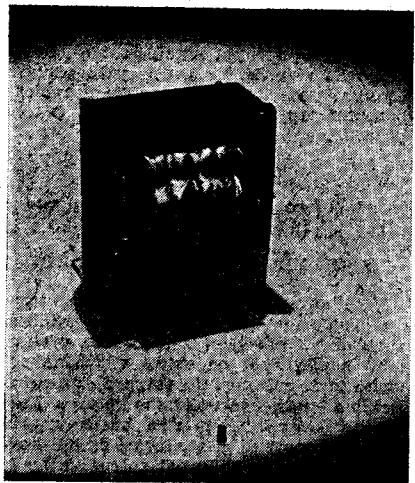Týž vzorec, jehož používáme pro výpočet zisku při zpětné vazbě napěťové, platí tedy i pro výpočet výstupního odporu libovolného zesilovače s jedním nebo



VÝSTUPNÍ TRANSFORMÁTOR

Ukázka obráceného postupu návrhu a příklad konstrukce

této knihy byl uveden postup méně podrobný.)

Rozměry a ostatní hodnoty transformátoru mohou vyjít dosti odlišně podle toho, jak volíme dolní mezní kmitočet f_{min} a jakou žádáme účinnost (odpor vinuti). Protože mnohdy nemáme na výběr řadu jemně odstupňovaných jáder, hodí se v takovém případě obrácený postup: odhadem podle známých vzorů (anebo také podle stavu svých zásob) volíme jádro a vypočítáme, jaké vlastnosti bude mít optimální transformátor, který dno navineme. Postup ukážeme na příkladu.

Potřebujeme jakostní transformátor pro koncový stupeň s jednou EBL21 (AL4, ELS, EL11, EBL1), její vnitřní odpor je 50 000 Ω , optimální vnější odpor na primáru 7000 Ω , odpor kmitačky 5 Ω . Vybrali jsme jádro rozměrů podle obrázku. Průřez sloupku je $q = 2,3 \times 3,6 = 8,28$ čtvereč. cm, okénko pro vinutí je $F_0 = 1,4 \times 4,9 = 6,86$ cm², střední délka siločáry l_z , dal vypočtený objem. Z téhož diagramu najdeme počet ampérzávitů na centimetr střední délky siločáry, současně vhodnou vzduchovou mezu lv a ze známé střední délky siločáry a ss proudu vypočteme počet závitů. Zbývá volba průměru drátu s ohledem na odpor vinuti, kontrola magnetické indukce v jádru, vypočet sekundárního vinutí a kontrola místa pro vinutí, ev. rozptylu. Tento postup je dosti podrobně vypsán v 7. vydání knihy „Fyzikální základy radiotechniky, I. díl, odst. II. 32. (V dřívějších vydáních

Obyklý postup návrhu: z výstupního odporu zesilovače $R_v = (R_i || R_a)$ vypočteme indukčnost tak, aby její jalový odpor byl při dolním mezním kmitočtu f_{min} roven výstupnímu odporu. K vypočteme indukčnosti vyhledáme přiměřený druh jádra, na př. podle Hannaova diagramu, z něhož vyjde objem železa. K němu vybereme vhodné plechy tak, aby průřez jádra a , násobený střední délku siločáry l_z , dal vypočtený objem. Z téhož diagramu najdeme počet ampérzávitů na centimetr střední délky siločáry, současně vhodnou vzduchovou mezu lv a ze známé střední délky siločáry a ss proudu vypočteme počet závitů. Zbývá volba průměru drátu s ohledem na odpor vinuti, kontrola magnetické indukce v jádru, vypočet sekundárního vinutí a kontrola místa pro vinutí, ev. rozptylu. Tento postup je dosti podrobně vypsán v 7. vydání knihy „Fyzikální základy radiotechniky, I. díl, odst. II. 32. (V dřívějších vydáních

NAPĚŤOVÁ ZPĚTNÁ VAZBA

(Dokončení s předchozí strany)

několika zpětnou vazbou zasaženými stupni, o něž nemusíme vědět nic víc než původní výstupní odpor a celkový zisk Z . Výhodou je, že jsme tak eliminovali nejistý zesilovací činitel, kdežto celkový zisk snadno vypočítáme nebo změříme. Je-li třeba, vypočteme zpětně i z odporu výstupního snadno i pozmeněný odpor vnitřní. Nepřesným udáním R_i , dokonce počítačem $R_v = R_a$, doruštíme se u pentod chybou zpravidla smesitelné, což jest další sjednocení pro výpočet.

Příklad: Zesilovač s AF7 + AL4 s celkovým ziskem $150 \times 58 = 8700$, má bez zpětné vazby výstupní odpor $50||7 = 6,14$ kilohmů. Při zavedení zpětné vazby přes oba stupně s faktorem $k = 0,001$, je výstupní odpor zmenšen děliteli $1 + 8700 \cdot 0,001 = 9,7$, tedy činí $6,14 : 9,7 = 0,634$ k Ω . Odtud zmenšení vnitřního odporu $R_i = 7 \cdot 0,634/7 = 0,634 = 4,44/6,366 = 0,698$ k Ω .

Při obvyklém výpočtu uvažujeme zisk stupnů kromového, t. j. $Z = 150$, a zesilovací činitel kromového stupně $g = 472$. Pak vyjde pro zmenšený vnitřní odpor z původních 50 k Ω :



$$R_i = 50/(1 + 150 \cdot 0,001 \cdot 472) = 50/(1 + 70,8) = 0,698 \text{ k}\Omega$$

Shoda výsledků, získaných oběma způsoby, dokládá správnost odvozeného vzorce.

Musíme volit drát silnější, abychom dosáhli odpor trikrát menší. Při vinutí téhož objemu méně se odpor nepřímo úmerně se čtvrtou mocninou průměru. Odmočníme proto žádané zmenšení dvakrát po sobě dvěma, $\sqrt{3} = 1,73$, $\sqrt{1/3} = 1,32$, a zvolíme průměr drátu $0,14 \times 1,32 = 0,185$ mm. Takový průměr by byl vzácný, může se bez potíží odchýlit na 0,18, nebo až na 0,2 mm. Vybereme poslední hodnotu. Do 114 mm^2 se vejde asi 2800 průřezů $0,2 \times 0,2$, a to bude počet primárních závitů. Délka drátu na primárním vinutí bude $2800 \times 0,16 = 450$ m, odpor vyjde $4,5 \times 55 = 247 \Omega$, tedy 3,5 %, o měco méně než přípustných 5 %.

Vypočteme hned také sekundár. Ideální převod jest $\sqrt{7000 : 6} = \sqrt{1400} = 37,4$. Tuto hodnotu můžeme zmenšit přibližně o tolik procent, kolik činí odpor jednoho vinutí z příslušného odporu pracovního, zde 3,5 %, tedy $37,4 \cdot (1 - 0,035) = 36$. Počet sekundárních závitů bude tedy $2800 : 36 = 78$, a zase hledáme průřez, který se při tomto počtu vejde do vyměřených $114 \text{ mm}^2 : 114 : 78 = 1,46 = d \times d$, odtud $d = 1,2$ mm, a to je průměr drátu na sekundár. Jeho odpor bude $78 \times 0,16 \times 1,52/100 = 0,19 \Omega$, t. j. 3,8 procenta, přibližně tolik, jako na primáru.

Výpočet indukčnosti podle Hannaova diagramu, viz na př. Fys. základy radiotechniky, VII. vyd., odst. I.50, nebo RA číslo 9, ročník 1942, strana 167. Hodnota $I \cdot Z/l_z = 0,04 \cdot 2800/17,2 = 6,5$. K tomu z diagr. $IV = 10 \cdot 10^{-4} \cdot l_z = 17,2/1000 = 0,0172$ cm, a hodnota $L \cdot I^2/V = 2,7 \cdot 10^{-4}$ (L je indukčnost v henry, I je ss proud v amperech, V je objem železa jádra v cm³). Známe $I = 0,01 A$ a $V = q \cdot l_z = 8,82 \times 17,2 = 142$ cm³. Můžeme tedy vypočítat $L = 2,7 \cdot 142 : 16 = 24$ H (do-

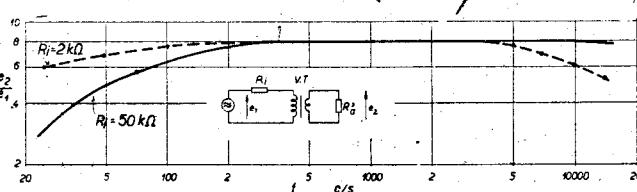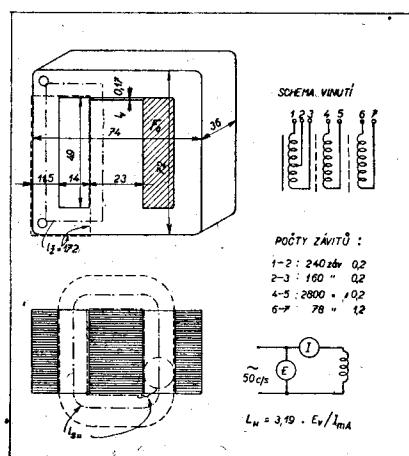

Nahoře: rozměry a význam veličin ve výpočtu. — Vlevo: kmitočtová charakteristika provedeného transformátoru.

sazemí proudu v setinách ampéru odstraní součinitele 10^{-4} .

Kontroly. Mezny kmitočet, při němž nastane zeslabení na 0,7: $f_{min} = Rv/2\pi L = 6150/150 = 41$ c/s. Prudové zatížení. Maximální proud v primáru: $I_{ss} = 0,04$ A, $I_{st} = 0,04/\sqrt{2} = 0,028$ Aef, výsledný efektivní proud je $\sqrt{0,04^2 + 0,028^2} = 0,049$ A k tomu průměr drátu při hustotě 2,5 A/mm² ještě $\sqrt{0,049/2} = 0,157$ mm, to je podstatně méně než použitých 0,2 mm. — Indukce v jádru. Maximální st napětí je $Ea/\sqrt{2} = 250/1,414 = 177$ V, počet závitů na 1 volt při 50 c/s a $B = 10000$ gaussů je $45/q = 45/8,28 = 5,43$. Pro 177 V bylo zapotřebí $177 \times 5,43 = 960$ závitů, máme zhruba trojnásobek, a tedy asi 3300 gaussů pro 60 c/s a max. napětí, jaké se může vyskytnout (ve skutečnosti je při malých kmitočtech napětí menší, a také zvolených 177 V odpovídá výkonu 4,5 W, jaký bývá stříž dosažen při běžném chodu).



Výroba. Na cívku navineme nejprve vinutí, určené pro zpětnou vazbu, chcemeli ji použít. V našem vzorku to bylo $240 + 160$ závitů drátu 0,2 mm. Na to přidou tři vrstvy olejového plátna nebo pět vrstev olejového papíru sily asi 0,13 mm, s jemně nastříhanými okraji, a poté primární 2800 závitů 0,2 mm, vinuto závit vedle závitu asi 2 mm od krajů, každou vrstvu prokládáme jednou vrstvou jemného papíru transformátorového, opět asi o 3 mm širší než je šíře kostry cívky, a na okrajích jemně nastříhaného, aby se krajní závity nemohly profázit do spodních vrstev. Na primář opět isolace jako prve a na ni sekundář. Protože jsme neměli drát 1,2 mm, použili jsme dvou paralelně vinutých drátů 0,8 mm, což je o 6 % menší průřez než má 1,2 mm. Navrh dáváme krycí papír s podobnými údají o vinutí, asi v té podobě, jako jsou uvedeny v obrázku, a ochrannou vrstvu průsvitného olejového papíru nebo folie. Dráty vinutí vyvádíme přímo na očka, upevněná na kostě cívky. Kdyby bylo použito svorkovnice vzdálenější, musili bychom počátky a konce drátů slabších než asi 0,3 milimetru nastavit kablikem, aby se neulomily. — Protože původní jádro nemělo vzduchovou mezeru, vytvořili jsme ji sbroušením středního jázdku jádra o poloměrech 0,17 mm. Kdyby bylo jádro z plechů dvojdílných, na př. tvaru EJ, vytváříme mezeru papírovou vložkou o síle asi poloviční než je mezeira, protože přerušení jsou pak dvě za sebe.

Kontrola měření. Primář připojíme na st napětí ze sítě (nejlépe přes ochranný regulační transformátor) E voltů a měříme proud, který jím protéká, I ampérů; ostatní vinutí jsou otevřena. Vypočítáme zdánlivý odpor primáru, převážně jalový, $X = E/I$, a odtud indukčnost $L = X/2\pi f = X/314$. Měříme při napětích 10, 20, 40, 80, 160 V. Náš vzorek má přitom indukčnost 24,6; 30,0; 36,7; 42,7; 45,8 H. První hodnota se dobré shoduje s výpočtem, vznikl hodnot při použití větších napětí je vysvětlen tak zv. napěťovou závislost obvodu se železem, a je jen výtah.

Zkouška kmitočtové charakteristiky s použitím záhnědového generátoru se sinusovým napětím o kmitočtu měnitelném od 25 do 16 000 c/s,

zapojení podle obrázku na charakteristice. První měření, plně vytažená čára, vnitřní odpor generátoru 50 kΩ, dává charakteristiku, jakou dostaneme bez použití zpětné vazby. Druhé měření, čárkováné, dává výsledek při vnitř. odporu, zmenšeném zápornou zpětnou vazbou na 2 kΩ, ale odvozenou z primáru (mezi anodami). Zde je dokonalejší přenos u malých kmitočtů a vlivem rozptýlu zhoršený u vysokých. Když však zpětnou vazbu zavádime až ze sekundárního vinutí, vyrovná se výšková oblast. Pokles u malých kmitočtů na plně vytažené charakteristice je jen zčásti zaviněn primární indukčností, která by podle toho vyšla jen asi 15 H; podíl na zmenšení má i vliv ztrát v železe transformátoru.

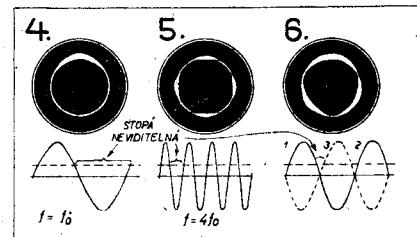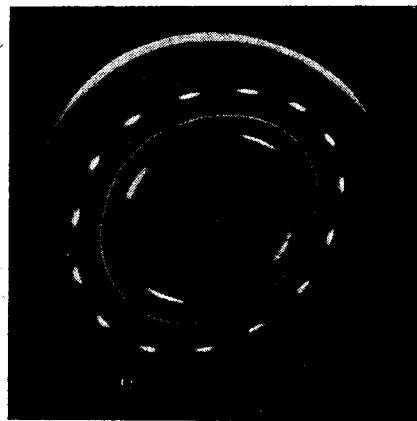(Vztahy, použité v předchozích výpočtech, jsou snad zkušenějšemu čtenáři pochopitelné, i když s ohledem na stručnost bylo upuštěno od jejich odvozování. — Malé nepřesnosti a přiblížnosti, s nimiž se lze potkat ve výpočlování příkladu, jsou vesměs přípustné a vysvětleny použitím logaritmického pravítka.) Ing. M. Pacák




Osciloskopogram obrázku na stínitku při kmitočtech 4, 0, 15-krát fo. — Pod tím nákresem obrázku pro kmitočty 1-, 4-, 1,5-krát fo.

CEJCHOVÁNÍ tónových generátorů

Před řadou let byla v tomto listu zmínka o jednoduchém způsobu zjištění tónových kmitočtů s použitím elektronického osciloskopu tímto způsobem. Napětí známého kmitočtu f_0 bylo jednoduchým obvodem R, C (obrazek 1) rozděleno ve dvě stejně velké složky, fázově posunuté o čtvrt periody. Přivedeme-li tato napětí na odchylovací destičky obrazovky, opisuje stopa na stínitku kružnice, a doba oběhu je právě rovna periodě referenčního kmitočtu. Napětí, jehož kmitočet chceme zjistit, zavedeme na mřížku obrazovky, která ovšem nesmí být prostnapětí spojena se zemí, jak tomu bývá ve starších osciloscopech, nýbrž napájena s předpětím přes odpor. Tento odpor (asi 1 MΩ) lze zpravidla bez potíží zařadit do každého osciloskopu, a moderní úpravy jej už mříži (Elektronik-Radiamatér, č. 12/1948). Protože mřížka obrazovky má značné ss napětí proti kostře (obyčejně plné napětí zdroje pro obrazovku), musí být použito spolehlivého, dobré izolovaného vazebního kondensátoru, který příslušné napětí snese.

V tom případě dostává mřížka kromě stálého ss předpěti, jinž určujeme jas stopy, ještě superponované napětí střídavé, které způsobí světlou modulaci stopy podobně, jako při zobrazování televizoru.

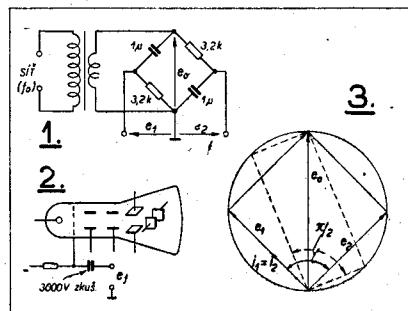Způsob získávání napětí fázově posunutých o $\frac{1}{4}$ periody. — Připojení na mřížku obrazovky. — Vektorový diagram obvodu z obrazku 1 dokládá, že fázové pošení nezávisí na kmitočtu; velikost složek ovšem závisí.



ního signálu. Nastavením ss předpěti (knoflík „JAS“) na běžných osciloskopech je možné dosáhnout toho, že mřížka má pro větší část periody měřeného kmitočtu tak velké záporné napětí, že světelna stopa vzniká. V obrázku 4 je vyznačeno, jak se to projeví na stínitku.

Dokud mřížka nemá střídavé napětí, je na stínitku jen kruhová stopa. St napětí rádu 1 volt však způsobi, že část kruhu zmizí a část zesílí. Při vhodném nastavení jasu je asi polovina kruhu jasná a zbytek zmizel. Obrazek 4 platí pro případ, kdy se měřený kmitočet f převážně rovná známému, f_0 . Liší-li se od něho o několik cyklů, krouží světelna část stopy po kružnici původní stopy s počtem otáček rovným rozdílu kmitočtů, a to při $f > f_0$ ve smyslu rotace stopy, v opačném případě ve smyslu opačném.

Je-li měřený kmitočet celistvým n -násobkem kmitočtu známého, objeví se na původní kružnici n světlých míst, mezi nimiž jsou při stejném nastavení jasu jako prve přibližně stejně dlouhá pírušení. Vždy při přesném splnění podmínky $f = n \cdot f_0$ se větce světlých míst zastaví, jinak obíhá podobně jako prve. Okamžík splnění podmínky je možné neobvyčejně přesně stanovit. V obrázku 5 je znázorněn případ pro $f = 4f_0$. Taktéž lze však zjistit kmitočty až 50násobné proti f_0 , t. j. použijeme-li jako referenčního kmitu sítě s 50 c/s, až asi do 2500 c/s, s odstupňováním po 25 c/s.

Poslední údaj nebyl dosud vysvětlen; zdá se, že by měly být stupně 50 c/s. Je-li však měřený kmitočet n -a půlnásobkem f_0 , nastane případ, vyobrazený na skicce 6 pro $f = 1,5 f_0$. Na jeden oběh stopy připadne 1,5 celé vlny měřeného napětí, a stopa se rozžehne v místech 1 a 2, vzdálených od sebe dvě třetiny kruhu. V následujícím oběhu se však uplatní průběh napětí, posunutý o pol. periody, který je v dolní části obrázku 6 vyznačen čárkováně, a stopa se rozsvítí v místech 3, právě uprostřed mezi 1 a 2. Tento případ mohl by pozorovatele zmatit. Sledujeme-li

(Dokončení na str. 20.)

O ZÁZNAMU NA OCELOVOU STRUNU

Následující článek obsahuje důvody, proč se nepodařilo splnit slib přinést návod na výkonného průchozí hlavici, a proč získané poznatky jsou po výtce negativní.


Především byl v tomto listě popisán soubor nadějných pokusů se záznamem zvuku na obyčejnou ocelovou strunu. Mezi břity hlavice podle obrázku 1a byla protahována ocelová struna sily 0,2 mm rychlosťí asi 50 cm/vt., a proudem, který dával v hlavici, asi 10 ampérzávitů, se dařil uspokojivý záznam z mikrofonu. K vymazávání bylo použito signálu o kmitočtu 16 000 c/s z tónového generátoru; byl zesílen záznamový zesilovačem, takže v hlavě bylo asi 100 az. Zaznamenaná řeč byla dobře srozumitelná, i když nebyla přenášena tak dokonale, jak to dokáže dobré zesilovači zařízení. Hlavice byla v loňském čísle 1. podrobně popsána a dávala při snímání asi 80 μ V na 1000 závitů, takže s vhodným převodním transformátorem (asi 1:20) bylo lze dosáhnout napětí dostatečně velkého pro využení mikrofonového vstupu běžného zesilovače.

V referátu, který vyšel v loňském čísle 2., na str. 42, byla zpráva o výsledcích záznamové techniky v Anglii; zejména tam bylo uvedeno několik podrobností o záznamovém dráhu, který je ze speciálního materiálu s velkou „magnetickou pamětí“ i při malém průměru, a o používání t. zv. nadzvukového předpěti v hlavici tak utvářené, že jí bez potíží projde i drát mírně nerovný, zakličkovaný nebo nastavený navázáním. Takovou hlavici jmenujeme nadále průchozí. Hlavice naše je naopak citlivá na hladkosť a rovnosť drátu, a užík na něm, pokud vůbec mezi jemnými břity projde, projeví se nejenom nepřijemným efektem zvukovým v přenášeném záznamu, nýbrž často i poškozením hlavy.

Ve zmíněném referátu v č. 2. byla popsána, bohužel nikoli vyobrazena, hlavice podstatnějiná, a znázorňuje ji v podstatě obrázek 1b. Na rámečku ze speciálního železa je navinuta cívka snímací, po případě ještě cívka pro nadzvukové předpěti. Drát probíhá žábkem přes jemnou mezeru, kde do něj pole hlavice vnutí podélou magnetizaci. Úprava jádra nasvěduje tomu, že nerovnosti drátu projdou hlavou bez potíží, protože povolovný náběh drátu způsobí jeho zvednutí, a v mezere samé není strmých překážek. Tento tvar byl pobíd-kou na našim pokusům.

Nejprve jsme vyrobili hlavici podle obrázku 1c. Tvořil ji rámeček z několika transformátorových plechů šířky 5 mm, jehož tři strany byly přímé, čtvrtá kruhovitě vyklenutá a opatřená mezerou. Roky plechů u mezery byly vyzvednuty, čímž se jednak průřez v okolí mezery zmenší, jednak vznikla zúžená dráha pro drát. Na počátku klenuté dráhy pro drát byla jednoduchá vodítka z plechových pásků, patrná ze snímku. Na rovných částech rámečku byly cívky s vinutím, jednak dvě souměrná vnitřní pro záznam a snímání, dále třetí pro předpěti.

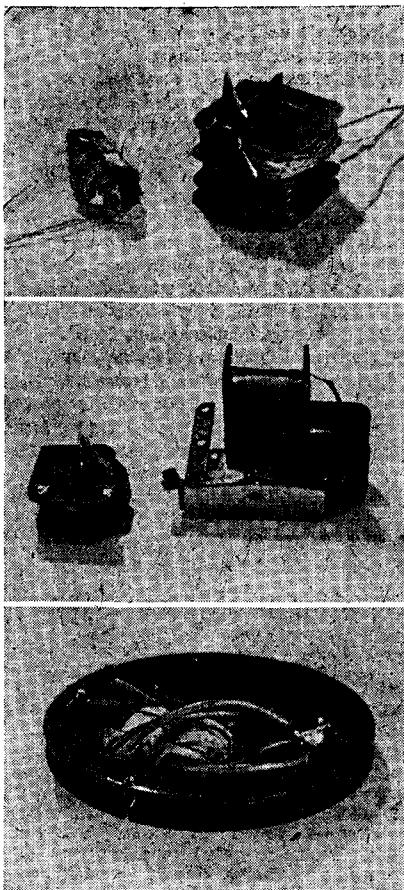Pokusy s touto hlavici byly však zkla-máním. Záznam byl slabý, huhňavý a po všech stránkách o 20 dB horší než jakéhoto



rým opakováním pokusů jsme si ověřili, že projít drátu po dráze z magneticky vodivého plechu záznam téměř dokonale vymazá, že tedy hlava podle první konceptce nebyla nám nevyhověla, a že je nutné používat výlučně břitou. Vymazání je způsobeno buď příliš dlouhou, magneticky vodivou drahou hlavice, nebo jejím magn. residuem, které je sice slabé, ale na slabý záznam postačí.

Když jsme dosáhli tak značného úspěchu s mazáním záznamu pouhým neaktivním železem, chtěli jsme při jedné práci zkoušit mazání stálým magnetem. Když jsme podkovový magnet přiblížil několik cm k snímací hlavici břitové, která byla právě při chystání k přehrávání, ozvalo se v reproduktoru interesantní šumění, jako by se přesypávaly broky. Vznikla domněnka, že to je projev molekulárních magnetů v břitech, a pokus byl se zalfbením několikrát opakován. (Mazání protažením drátu po délce poloviny magnetu se osvědčilo.)

Poté došlo znovu na zkoušky záznamové, a teď se zase ukázalo, že dosud výkon-ná stará břitová hlavice přenášela poměrně špatně, zato však energicky reprodukovala kdejakou nerovnost drátu, jeho zachvění, sklonutí po vodicí kladce a vůbec všecky mechanické pohyby. Po chvíli úvah, které nebyly docela klidné, jsme začali zkoušet mikrofonii hlavice poklepý na její části, a ukázalo se, že je vynikající: stačí malý dotyk i dosti vzdálené součásti, aby se v reproduktoru ozval zvuk daleko mohutnější, než jaký jsme mívali při přenosu záznamu.


Mikrofonie má jeden výklad: ferromagnetické části hlavice jsou zmagnetovány a jejich pohyb, vzniklý při průchodu dráty nebo při poklepu, způsobuje, že se magnetické siločáry posouvají přes vinutí a indukují v něm napětí. Aby nežádaná složka činnosti vymizela, vystupili jsme do hlavice značně st napětí 15 kc/s v přesvědčení, že jádra s břity budou takto energicky odmagnetována. Ale mikrofonie se objevovala stále, dokonce i když byly plísky s břity z cívek vytáženy. Pak zbyl jen krok k objevu pravé příčiny: byla to přitačovací pérka z ocelové planety, tiskoucí plísky s břity k drátu; pérka byla zmagnetována. Když jsme je nahradili bronzovými, byl zjevu definitivně konec.

Citlivost hlavice na mechanické nerovnosti drátu je značně větší, jsou-li břity tlačeny k němu zbytečně silně. — Kromě toho jsme na značné části své záznamové struny shledali jemné zvlnění, dávající mechanický kmitočet asi 1000 c/s při nor-

jsme dosahovali se starou hlavici s protilehlými břity. Kajícně jsme se k ní vrátili a provedli jsme řadu pokusních záznamů stejně dobrých, jako byly loňské. Když jsme poté chtěli záznam staré hlavice reprodukovat hlavici novou, ozval se jen nedokonalý přednes pořadu, který předmět břitové hlavice dokonale smínil. Poté jsme týž záznam chtěli přenést onou starou hlavici, a tu se ukázalo, že i ona teď přenáší jen slabé huhňání. Opakovali jsme nahrávání a přenos s hlavici starou, a zase bylo všecko v pořádku. Poté jsme bez reprodukce nechali proběhnout drát po dráze nové hlavice, a hle: původní jasný záznam zmizel. Několik-

Následující obrázek (a) ukazuje hlavici s nimiž jsme dělali pokusy: jednoduchý plíšek se skosenými břity (jako 1d vedle), a druhý podobný úpravě 1f. Pod tím úprava podle 1e a 1c. — Dole břity dráty s dvěma cívky v pertinaxové kostce.

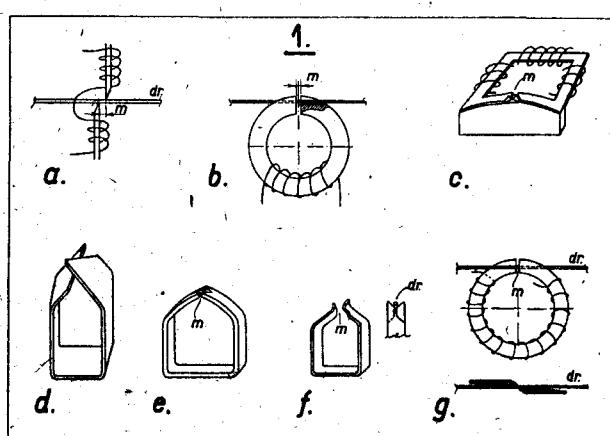Vpravo: obrázek a, princip záznamové hlavice s protilehlými břity, b - podstata průchozí hlavice. — Náčrtky c až g znázorňují úpravy, s nimiž jsme dělali pokusy.



málo protahovací rychlosti. Mikroskop prozradil akutěně že drát má téměř pravidelné, sotva značné vlnky přízeu, vzniklé patrně při tažení a ovlivňované snad chvěním drátu.


Když úprava plošná zkialala, bylo další záměrem najít konstrukci jednostranné břitové hlavice, řekněme polopřechodné. Čtyřhrannou trotilitovou kostru z výzezových jader EI jsme ovinnili 700 záv. drátu 0,1 mm a získali cívku s odporem asi 30 Ω. Do ní jsme zavlkli jediný vyžíhaný transformátorový plíšek a břity upravili podle náčrtku 1d. Účelem bylo dosáhnout těsné blízkosti břiti při malém magnetickém svodu před cívkou, a ostatní žádoucí vlastnosti spolu s jednoduchou a snadnou úpravou. Tato hlavice reprodukovala záznam staré hlavice břitové docela uspokojivě, i když ne tak jako tato, ale ke svému vlastnímu záznamu se chovala macešky a přenášela jej s nedostatkem výšek a vůbec „bezzubé“. Natažení rovin břitů nepomáhala, a záznam byl cítelně slabší než obvykle.

Další pokus ze silnějšího materiálu bylo vyrobeno jádro podle obrázku e se zároveň omezit příliš dlouhou magn. vodou dráhu pro drát, a tím vymazávání záznamu. Výsledek byl stejně nevalný jako dříve. — Poměrně nejlepší výsledky dává úprava břitů podle obrázku 1f. Podobá se úpravě d, ale břity jsou souběžné, a tak upraveny, že doléhají na drát pod úhlem 90°, a plíšky se jen nepatrně překrývají, takže magnetický svod před cívku není přílišní. Vložka z papíru vytvořila vzdálenost břitů asi 0,05 mm. Zejména snímání záznamu, provedeného starou hlavici s protilehlými břity se výborně dařilo, záznam však o něco hůře. Takovou úpravou je možné označit jako polopřechodnou, protože po vestavění do pertinaxové destičky s obloukovou drahou pro drát dovoluje projít i nerovnému drátem.

Ještě jeden pokus s hlavicí, která měla v jednodušší úpravě přinést výhody hlavice s protilehlými břity: mezikruží z plechu bylo prostříleno, okraje průstříku přihnuty, aby vytvořily protilehlé břity, krúžek sám ovinnit drátem (obraz 1g). Ani zde nebyl výsledek uspokojivý.

Materiál na jednotlivé úpravy byl transformátorový plech sily 0,35 mm, vyžíhaný nebo nevyžíhaný, v některých případech jsme použili vyžíhaného plechu černého, ale i se slitinami magneticky vodivějšími jsme dělali pokusy věsmě bez výhod rozdílu mezi jednotlivými materiály.

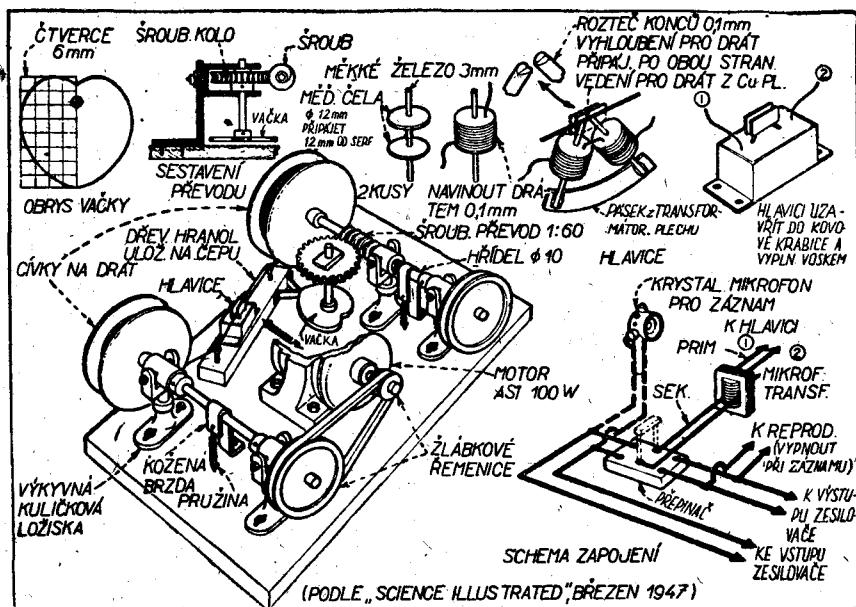Ctenář snad v předchozím referátu rozenal i další nás záměr, o němž dosud ne-




znamového přístroje s primitivní hlavici podle obrázku, reproducovaného z časopisu Science Illustrated, březen 1947; v příslušném textu chybí však zmínka o drátu, je tam jen uvedeno jeho rychlosť, 1,5 až 3 m/vt, tedy značně více než obvykle.)

Negativní poznatky, jaké jsou v předchozí zprávě převážně obsaženy, jsou však pečeji jen poznatky, a jejich cena spočívá v tom, že ušetří zájemcům prácné pokusy s nevalným výsledkem. Při hledání zpráv pro své práce nalezli jsme stručný popis amerických přístrojů tohoto druhu, které používají průchozí hlavice a cívka s drátem pro záznam několik desítek minut v úpravě dosti prosté. Prodávají se asi za 100 dolarů; jsou určeny pro připojení na 110 V st., a schema, které otiskujeme, obsahuje aspoň obrysově poučení o úpravě záznamového i reprodukčního zesilovače.


Dvojstupňový pentodový zesilovač budi koncový stupeň s elektronkou 35L6, který má přes běžný výstupní transformátor připojen reproduktor, nebo místo něho odpor 3,3 Ω, když s ohledem na zvukovou zpětnou vazbu do blízkého mikrofonu nelze reproduktor ponechat připojený. Přes izolační kondensátor a filtr, omezuje sítění kmitočet asi 500 c/s, je napojena záznamová hlavice, do níž je současně zaveden nadzvukový kmitočet dosti značné energie z oscilátoru 40 kc/s. Účel tohoto předpětí byl uveden v loň. č. 2.; úprava dovoluje současně nahrávat na drát se starým záznamem, který se zároveň vymazává. Doutnavka v anodovém obvodu koncového stupně působí jako indikátor modulace pro záznam. Podle zkoušek má přístroj této úpravy kmitočtovou charakteristikou přímou zhruba mezi 100 až 5000 c/s a vyhoví jak pro řec, tak pro menší nároky při záznamu hudby. Mechanickou podstatou se přístroj podobá amatérské úpravě na dalším obrázku; má dva motory, zvlášt pro záznam i šestkrát rychlejší přetačení. Motor se samocínně vypne při vyčerpání zásoby drátu.

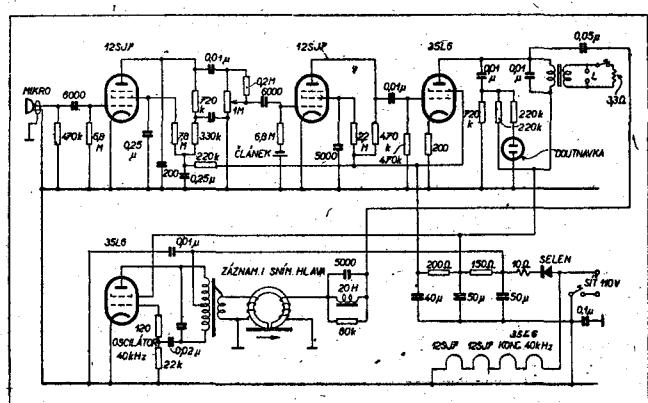Věříme, že se nám podaří prohlédnout si podobný přístroj zblízka a zejména vyzkoušet původní americký záznamový drát, a tím přispět k rozvoji těchto pokusů.




N a h o ř e náčrt amatérské úpravy pohonu záznamového drátu. Jednoduchý výkrový mechanismus rozděluje navijený drát na cívky.

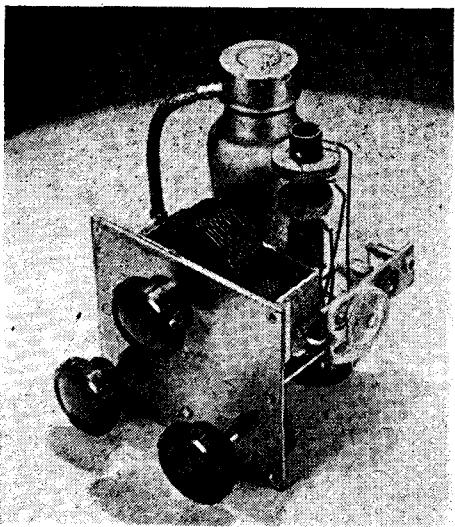V levo. Zapojení zesilovače pro záznam i reprodukci, vestavěný v přístroji zn. Wire-way amerického původu. (Podle Radio Service, čís. 55-56, červenec-říjen 1948, str. 1311.)



Vyzkoušený návod na prostý přístroj, jímž se ktrýkoliv druh přijímače snadno a levně rozšíří o jeden laděný obvod a jeden zesilovací stupeň, a získá na citlivosti, selektivnosti a hlasitosti. Další výhodou pro dvoulampovky je vyloučení využívání zpětnovazebních hvězd antenou i jejího vlivu na obvod se zpětnou vazbou (snazší nasazování zpětné vazby na krátkých vlnách).

Vlevo v pohled se strany štítu, který je čelní deskou a současně upevňuje vf zesilovač do přijímače. Horní knoflík patří ladícímu kondenzátoru, dolní, levý je kathodový regulátor, pravý je přepinač rozsahů. — Snímek vpravo ukazuje horní část kostry s třírozsažovou cívkovou soupravou a vf pentou AF7. Po levé straně zdírky pro antenu a zemi.

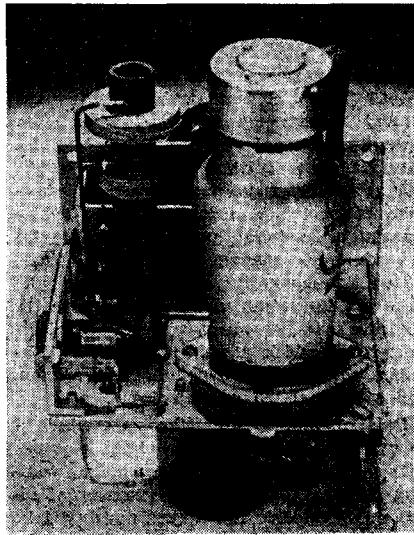

Laděný VF. ZESILOVÁČ

V prostoru asi jednoho krychlového decimetru je umístěn třírozsažový ladící obvod s nejjednodušší vazbou s antenou, elektronka a několik pomocných součástek, jež tvoří laděný zesilovač vysokých kmitočtů. Zafází se mezi anténu a vlastní síťový přijímač, z něhož je také napájena elektronka zesilovače, a ladí se současně s ním. Jeho hlavním účelem je především zesílení vf signálu z antény, které je na rozsahu vln středních a dlouhých rádu 100, u vln krátkých asi 10, a dá se vestavěným regulátorem (reostat v kathodovém obvodu elektronky) plynule řídit od nuly do plné hodnoty. Tím poněkud vzrostete dosah takto doplněného přijímače, a také hlasitost, s jakou je s to reproducovat pořad vzdálenějších vysílačů. Přidaný ladící obvod pozvedne citelně selektivnost, takže pro odladění místních vysílačů zpravidla není zapotřebí použít odládovače, i když původní přijímač jej potřeboval.


Protože mezi přijímačem a anténou ještě je napojen na obvod zesilovače se stálými vlastnostmi, odpadne také vliv antény na ladící obvod. Poměrně značný útlum a nerovná kmitočtová charakteristika antény se pak nemůže uplatnit, původní vstupní obvod je méně tlumen a dává větší selektivnost i snazší nasazování zpětné vazby, zejména na rozsahu krátkých vln. Měli by původní přístroj jediný ladící obvod se zpětnou vazbou vždy s anténu, působil při utažení zpětné vazby jako nedokonalý, ale v blízkém okolí dobré slyšitelný vysílač. Projevoval se hvizdy v okolích přijímačů, naladěných na týž vysílač, jehož vyhledání si obsluhovatel jednobvodového přijímače usnadňoval laděním při utažení zpětné vazbě. Je-li mezi oscilujícím obvodem a anténou zařazen zesilující stupeň, nemůže hvizdy pronikat až do antény a odtud ven, takže nadále neruší okolní posluchače. — To jsou hlavní přednosti popisovaného přístroje.

Zapojení je velmi prosté. Zesilující elektronka, běžná vf pentoda, má vstupní laděný obvod s třemi cívkami pro jednotlivé rozsahy, spojenými za sebou a spojenými nakrátko prostým přepinačem. Vzba s anténu je nejprostší, nastavitelným kondenzátorem o kapacitě asi 60 pikofaradů. Pro anténu venkovní a za soumraku jej nastavujeme na kapacitu asi do 10 pF, t. j. je vytoven skoro na nejmenší kapacitu. S anténu náhražkovou, pokojovou a vůbec méně výkonnou je možné dosáhnout lepšího poslechu zvětšením vazební kapacity třeba až na plnou hodnotu.

Kathodový obvod zesilující elektronky má zařazen reostat 5 až 10 kΩ v serií s pevným odporem 150 Ω, jimiž oběma protéká proud děliče, určeného k napájení střídajícího mřížky. Zvětšením odporu reostatu vzrostete záporné předpětí mřížky řidicí a tím klesne zesílení v elektronce. Tak můžeme měnit citlivost i hlasitost přijímače, což je také možnost, kterou mnohý prostší přístroj předtím neměl. V anodovém obvodu elektronky přídavného přístroje máme zařazen odpor 10 kΩ a vf tlumivku, na nichž vzniká průtokem anodového proudu zesílení vf napěti. To vedeme přes kondenzátor oddělující od následujících obvodů stejnospěrné anodové napěti (na antenovou zdírku následujícího přijímače. Žhavicí proud i proud anodový dostává vf zesilovač z přijímače, na nějž je připojen, síťová část není poměrně malou přidanou spotřebou nebezpečně přetížena. Podle druhu elektronek v přijímači volfmé také elektronku vf zesilovače tak, aby jej žhavicí napěti bylo stejné: pro čtyrvoltové elektronky tedy AF7 nebo AF3, po případě starší typy nožičkové podobných vlastností (E446 Philips, atd.); pro žhavení 6,3 V můžeme použít kterékoli pentody červené, kovové nebo klíčové rady E.

Většina zájemců patrně bude chtít vestavět přístroj do svého přijímače, k jehož zdokonalení je určen. S výjimkou přístrojů miniaturních vždy ve skřínce zbyvá po straně místo, kam se malý adaptér bez potíží vejde, a ještě jeho řízení je snadné i podle sluchu, nemusíme na jeho knoflíky vidět přímo. Stavba na kostru je také zcela prostá a podmínkou je jen, aby obvody, spojené s řídící mřížkou a s anténu, kreslené ve schématu vlevo od elektronky, byly pokud možná vzdáleny od obvodů, spojených s anodou elektronky vpravo od ní ve schématu.

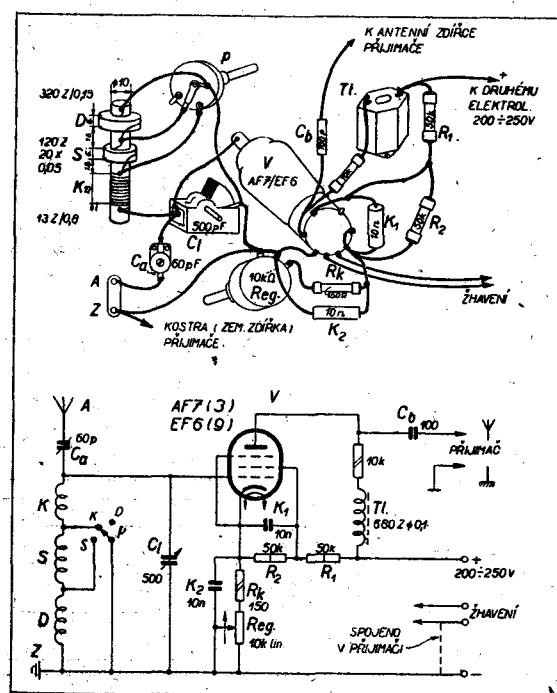Schemata a spojovací plánky s vepsanými hodnotami. Pro přehlednost je plánek kreslen s volnými součástkami, bez ohledu na jejich skutečné vzájemné postavení, které ostatně není kritické.



udaném počtu závitů dosáhlí udané délky vinutí. Cívky pro střední a dlouhé vlny jsou vinuty křížově, buď ručně (viz návod v RA č. 12/1948) nebo na strojku, a tříživějším úkolem bude jen opatřit v kabele pro cívku středních vln. Anodová tlumivka je v hrnečkovém železovém jádru z výprodejní cívky, nejlépe v krytu, aby vliv tlumivky na okolí byl omezen, a kostra cívky je plně navinuta drátem sily 0,1 mm. Přepinač je možné vyrobit z perlinového kotoučku s třemi nýtovacími očky jako dotyky, zdírkou jako ložiskem a středovým upevněním, a pružným plíškem jako dotykem; podobně přepinače se také vyskytuje v obchodech, a nevadí, podaří-li se koupiti druh s větším počtem poloh, z nichž potřebujeme jen tři.

Do přístroje vestavíme zesilovač tak, aby jeho řidiče orgány byly na dosah; nejvhodněji na boční stěnu skřínky. Hledáme, aby přívod k antenové zdířce přijimače nevyšel příliš dlouhý, a zejména aby na ladici cívku zesilovače nemohla přímo působit ladící cívka přijimače, do níž je zavedena zpětná vazba. Při prvních zkouškách ponechme zesilovač venku, mimo přijimač, a vyzkoušíme jej takto: Přijimač i zesilovač přepneme na střední vlny a vyhledáme laděním přijimače místní vysílač. Kathodový reostat v zesilovači vytvoříme na nejmenší odpor a poté ladíme kondenzátorem v zesilovači, až bude příjem nejvhodnější. Protože cívky zesilovače jsou voleny tak, aby jeho rozsah byl asi jako běžné rozsahy v přijimačích, najdeme největší zesílení asi v té poloze ladícího kondenzátoru, jakou má kondenzátor přijimače. Bude-li poslech skreslený, zmenšíme zesílení vytocením reostatu v kathodě na větší odpor.

Pak zkusíme vyladití některou stanici vzdálenější; usnadníme si práci použitím zpětné vazby v původním přijimači, a už, předem natočíme ladící kondenzátor zesilovače asi do té polohy, kde můžeme čekat příjem žádaného vysílače. Když jej vyladíme na přijimači, pokusíme se do sáhnutí největší hlasitosti na zesilovači, kde tentokrát shledáme vliv mnohem podstatnější než u silného signálu místní stanice. Kathodový reostat bude zpravidla v poloze nejmenšího odporu. Tento pokus několikrát opakujme na jiných staniciach po celém rozsahu, a potom i na dlouhých a krátkých vlnách.

Když se ukázala přílišná citlivost a malá selektivnost soupravy, a také malý vliv ladění v f. z. zesilovače na hlasitost, zmenšíme kapacitu antenového vazebního kondenzátoru. S dlouhou venkovní antennou a večer bude moct být úplně otevřen, protože i tak má kapacitu několik

pikofaradů, a ta postačí. Večer vůbec zkoušejme přístroj s antenou pojkojovou. Přesvědčme se také, že nastavení vazební kapacity má vliv na polohu ladícího kondenzátoru zesilovače, zejména na počátku rozsahu, kdy je ladící kondenzátor skoro úplně vytopen. Zato — což je podstatné — nemá vlivu antena ani vazba s ní na nastavení ladícího kondenzátoru druhého obvodu.

Nejpodstatnější zisk přinese takový význam pro zesilovač prostým dvoulampovkám, kde je pfiršt dobrý vlastnosti velmi zretečný; tomuto nejprostšímu druhu přijimače je také určen především, zatím co u dobrého dvoubodového přijimače by už tolik nepřidal. Ku podivu příznivý vliv má i v spojení s jednoduchým superhetem, bez v stupni, který je právě zesilovačem nahrazen. Jednoduché standardní superhety mají sice výborné vlastnosti, pokud anténa dává signál dosti velký; když však pro špatné přijmové podmínky signál zeslábluje na mezi citlivosti, je připojení zesilovače stejně citelné, jako u přijimače zcela malych. Protože sestavení není pracné, může se zájemce přesvědčit předem, že se vestavění vyplatí v případech, kdy to není zřejmé bez vyzkoušení.


Poznámka k určení vnitřního odporu miliampermetru

Způsoby, uvedené v RA (1944/29, 1947/90) jsou přesné, ale dosti náročné na pomocný. Můstkovou metodou (viz Technický průvodce) lze určit vnitřní odpor galvanometru poměrně přesně prostředky celkem primitivními a měřený přístroj nemusí být ani cejchován.

1. Galvanometr je v jedné věti můstku a bude stále ukazovat výsledek, kterou nastavíme odporem r . Nezmění-li se výsledek, při stisknutí klíče k , je odpor přístroje: $X = R \cdot a/b$.

2. Měření lze provést jako improvizaci drátového můstku tak, že odpory a, b nahradíme úsekem odporového drátu, například mezi dvěma šrouby na lati nebo pod. Odpor drátu alespoň 10 až 20 Ω (viz tabulky; vyhoví konstantou nebo nikelinu průměru 0,2, chromniku průměru 0,3, délka asi 1 m). — Dotyky na drátě úzké (práze), aby měření úseku bylo přesné. — Odpor R pokud možno přesný, hodnotou blízkou X ; pro většinu případů vyhoví 100 ohmů. r je reostat 2 až 5 kilohmů, podle citlivosti měřidla.

Způsob měření: reostatem nařídíme asi

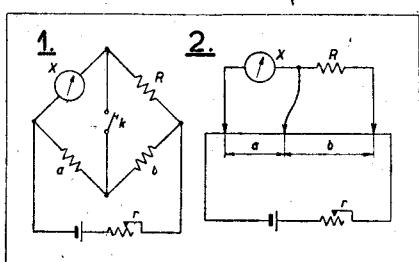

dvě třetiny maximální výsledek miliampermetru a prostředním díly, díky kterému najdeme na drátě místo, kde se můžeme dotknout, až se výsledek změní (zkušeno přeurošovaným dotykáním, nebo lze připojit do přívodu tlačítka atd.).

Odměříme a, b , vypočteme X .

(Redakce žádá pisatele této zprávy o udání jeho adresy.)

Zkušenosti s amatérským přijimačem


Často jsou redakci t. I. adresovány dotazy asi tohoto znění: sestavil jsem si přijimač přesně podle Vašeho návodu v čísle tom a tom. Zapojení je přesné, součástky dobré přístroj nehraje. To je podstatu obsahu dopisu i ústních stíhlostí, které se v podrobnostech liší, ale společným jejich tématem je více méně zakryté obvinění autorů návodů a chyb.

Jeden z podobných případů jsme mohli sledovat zblízka a podáváme přehled závad, které v mlčenlivém superhetu byly objeveny, i když jeho konstrukce věří, že splnil všechno, co bylo v návodu žádáno. Jako padinku použil malých keramických trimrů, o nichž jej obchodník ujistil, že mají kapacitu 170 pF. Soudil pak patrně z čísla 16₅, že na nich bylo napsáno, které však, pokud vůbec mělo vztah ke kapacitě, mohlo znamenat jen 16,5 pikofaradů, jak bylo nalezeno měřením.

Protože padinku pro dlouhé vlny měl pak jen 16,5 pF a pro střední vlny 300 + 16,5 pikofaradů (namísto správných 200 a 600 pikofaradů), nedalo možno přístroj vůbec využít. — To bylo objeveno hned na počátku, tím se však historie nekončí. Teničké stíněné kabliky k citlivým elektródám měly zhruba 20 pF na 10 cm délky a rozložily, co se vůbec rozložily daleko, takže vstup ani městné stupně nebylo lze správně nastavit. Kondensátory v oscilátorovém obvodu byly papírové, s vadnými vývody. Jeden městní obvod měl odřízený ladící kondenzátor, takže nebylo lze vůbec jej nastavit. Brzdicí mřížka městní pentody byla ponechána volná, což se jevilo ustavičnými oscilacemi při doložení městního obvodu. Spojování bylo příliš nahodilé a nepromyšlené, s množstvím zbytečných oklik a přiležitosti k nebezpečným zkratkám, s nevhodným uzemňováním, studenými spoji atd. Součástky, zejména vlnový přepinač, bylo lze stěží pokládat za použitelné. Mnohé důležité spoje byly neptistupné. Zjištění a oprava hlavních závad s hrubým využitím a uvedením do chodu si vyžádalo 5 hodin práce mechanické a 3,5 hodiny práce detektivní opravářské.

Protože se domníváme, že neúspěch, zaviněný podobnými vlnami, postihuje mnohé naše čtenáře s nedostí hlubokým zájmem o získání všeobecných theoretických a odborných znalostí, připomínáme v souvislosti s tímto případem znovu, co bylo řešeno už mnohokrát. Bez ovíku, péče a znalosti není radioamatérství radostnou a zajímavou prací s cennými výsledky, nýbrž nákladným tápáním.

P.

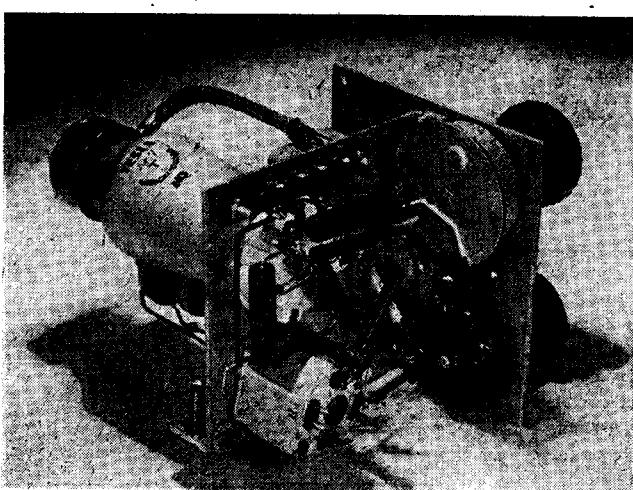

Pod kostrou v f. zesilovače je vidět potenciometr, kterým se řídí předpětí a tím získá elektronky, pod ním jednoduchý přepinač, v tlumivce na výprodejním železovém jádru v krytu, a vedle několika drobných součástek svorkovnicí pro přívody energie pro přijimače.

PŘÍSTROJ K SAMOČINNÉMU VYSÍLÁNÍ

Morseových značek

Podstatou popisovaného přístroje jest perforovaný papírový proužek, protahovaný stálou rychlosťí mezi dotyky. Očtnou-li se dotyky naproti otvorům v pásku, uzavře se obvod bzučáku a vysílá se tón. Vyjedou-li dotyky na neporušenou plochu pásku, je obvod přerušen. Soustava dírek, které lze do pásku snadno vyrážet prostým pomocným zařízením, je tak volena, že je možné vyznačit ji tečky, čárky i mezery Morseovy telegrafní abecedy ve správném vzájemném postavení. Přístroj se hodí zejména k vyučování telegrafie, zvláště brani značí sluchem. Dávání je pravidelné, rychlosť lze řídit podle postupu vyučování, lekce je možné snadno pořídit a sřídat. Aparátky tohoto druhu jsou již dlouho na trhu v USA, kde jich, jak ze zdá, používají také vysílaci amatéři k „dávání“ úvodních, dle opakování výzv.

Pergamen, proužek se signálovou perforací je tažen hnaným válečkem (viz schema mechanismu a snímek), což není nic jiného než hřídelik gramofonového motorku s nastrčeným prstýnkiem z gumové hadice. Motorek a celý mechanismus je na silné duralové desce, kam se vejde po případě i elektronkový bzučák. Zminěný proužek probíhá po neotocném dotykovém válečku, proti němuž jsou pružně tlačeny dva dotyky. Je-li pod některým v pásku dírka, dolehně dotyk na váleček a spojí se s kostrou, od níž je ve svém uložení isolován. Tim nastane zmíněné úzavření obvodu. Aby pásek správně nabíhal na dotykový váleček, přechází ještě přes kladku vodicí, která zvětší opásání na dotykovém válečku, tření a tím napětí pásku.



Jistě nebude chyba, ponecháme-li konstrukci po mechanické stránce důvitu a možnostem zájemců, kteří ostatně z výkresů a snímku získávají více než jen základní informace. Snad však bude vhodné pojednat o „teorii“ dírkovacího zařízení, pro výrobu dírkových symbolů Morseových značek na pásek. Razíme do něho jednak dírky menší, jejichž souvislý sled by při vysílání dával souvislou řadu teček. Je známo, že mezery mezi tečkami nebo čárkami téhož znaku mají se rovnat jedné tečce, zde však vidíme, že mezery mezi okraji sousedních malých direk jsou menší než průměr dírky.

Důvod pochopitelně při pohledu na detail hrotového dotyku. Ten může sice po okraji dírky skloznout okamžitě na pásek (nedbáme-li nepatrné setrváčnosti dotyku), ale nemůže z dírky stejně rychle vyskočit, protože by její okraj roztřítil. Musí tu být šikmá náběhová ploška, a také malá ploška dotyková, protože ostrý dotyk by pásku drásal. Z náčrtku je vidět, že pásek začne zvedat dotyk dříve o dobu, úměrnou délce α , která závisí na udaných veličinách a tloušťce rášku.

Rozteč dvou malých dírek či teček je podle výkresu děrovacího přípravku 5,6 mm, dírka sama je však 3,9 mm. Tečka a mezera trvá proto dobu, potřebnou k projekti 5,6 mm, na jednu tečku tedy

JAROSLAV RÖSSLER

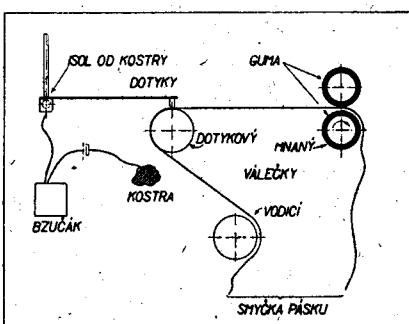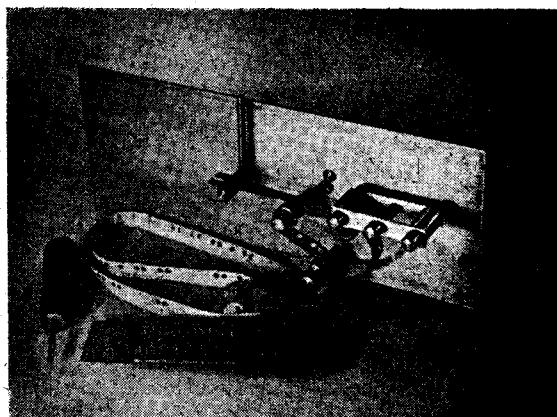Smyčka z papírového pásku, na který vyrazíme dírkové symboly Morseových známk, probíhá pod dvěma dotyky a je protahována gramofonovým motorem s ředitelným počtem otáček. Přístroj klíčuje samočinně obvod buzčáku a usnadňuje učení telegrafní abecedy. Na snímku v popředí dřevací nástrojek a průboj.




případá 2,8 mm a hodnota x je právě rozdíl mezi touto délkou a průměrem malé dírky, 3,9 mm, t. j. v našem případě $\alpha = 1,1$ mm. Může být tedy dotyk sbrusu dosti tálé, a neohrožuje okrajek dírek ani při mnohonásobném projití. Úpravou dotyku můžeme také přesně nastavit rytmus teček a mezer. Učiníme to na konec, při zkoušení přístroje, kdy také dobyt dobre vyhladíme.

Jestliže dvě sousední malé dírky spojíme větší dírkou v sousední řadě, zůstane druhým dotykem obvod uzavřen i v době, kdy první dotyk, snímající malé dírky, vyjel na mezeru mezi nimi, a vysílá se čárka, trvající právě tří tečky. Vynecháme-li jednu malou tečku, vznikne mezera v délce tří teček, t. j. mezera mezi písma. Vynecháme-li dvě malé dírky, vznikne mezera zdělá pěti teček, tedy mezera slovy.

Sám vysílač přístroj je prostým problémem mechanickým. Popišme stručně výrobu dírkovači šablony. Tvoří ji dvě železné destičky sily 2 až 3 mm, spojené šrouby 4M ve vzdálosti 0,5 mm. Po opracování protáhme z nich pásy výškou

dvě dírky 4 mm, do nichž narazíme pomocné kolíky, a destičky stáhneme těsně k sobě. Poté na ně narýsujeme síť os obou řad direk, a to velice přesně, pozorně vyznačíme středy důlčíkem, a pak vrátíme zase velmi přesně, nejdříve slabšími vrtátky, a nakonec udanými průměry. Pomocné kolíky přitom udržují destičky v témž vzájemném postavení. Poté vyvrátíme ještě po obou stranách direk razicích několik direk pro vodicí kolíky, jejichž boky ve vzdálenosti 12 mm povedou dérovanou pásku. Po očištění okrajů otvorů a nališování vodicích kolíků destičky opět sešroubujeme, oddělené podložkami 0,5 mm pod stahovacími šrouby. Vrtáčky, jichž jsme prve použili, zasadíme jejich hroty do pevných dřevěných rukovětí a čelní plochu jejich válcového dříku sbrousíme, aby v něm vznikl mělký žlábek, jaký vídáme na razidlech kancelářských děrovadel na spisy, zakládané do pořadačů. Tak získáme levně razidlo k dírkování a nemusíme se obávat brzkého utrujení

Pergamenový pásek o šíři 12 mm jsme koupili u fy Filip, Praha XI, Hraniční ul. Navlékneme jej koncem do děrovacího přípravku, protáhneme tak, abychom konec snadno uchopili, a zkusíme dírkování. Při ostrých nástrojích jde práce hravě, a i když opomeneme dorazit razidlo hluboko, aby se vyražený kotouček bezpečně oddělil od pásku, stačí pozorné zatahání za pásek oběma směry, aby se nastřízení dokonalo. Texty pro učení značek sestavíme podle některé učebnice; pisatel použil knížky A. Rakovče.

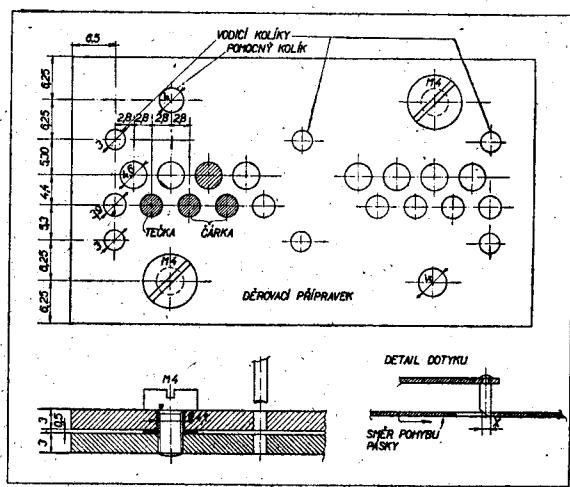

PAJEDLO S PŘEDŘADNÝM ODPOREM

Účelná úprava ochranného stojánku


I se šňůrou váží popsaný nástroj 55 gramů, dá se držet v ruce téměř jako psací pero, má topně tělesko z drátového odporu, nalezeného ve výprodejném materiálu, a odkládací stojánek jednak chrání tělesko před zbytečním chlazením a ne-příjemným dotykem, jednak přepíná samočinně do serie odpor tak vyměřený, aby v klidu a ochranném stojánci bylo pajedlo vyhříváno jen na pohotovostní stav zhruba čtvrtinou plného výkonu. To jsou jeho hlavní 'přednosti'.

Topným těleskem je drátový odpor na keramické trubice s dírkou aspoň 3, lepe 4 milimetry v průměru, do které je možno navléci vhodné měděné tělesko jako vlastní pajedlo. Měd' se teplem znatelně roztahuje, musí jít proto do keramiky volně. Na konce odporu, jehož velikost pro běžná napětí je v kresleném obrázku, připojíme přívody z měděného kabiku, obtížme odpor i přívody tenkým asbestovým provázkem, a poté ještě tělesko i s přívodem obalíme asbestem, aby vzniklý smotek šel těsně navléci do tenkostenné železné nebo mosazné trubičky, která je pouzdrem. To je zpředu uzavřeno vysoušeným dnem, ze zadu je na tvrdě připájena (prostřednictvím mezirkruhového přechodu) trubička menšího průměru, která chrání přívody a upevní pajedlo do dřevěné rukověti. Aby teplo příliš nepřecházelo do rukověti, je trubička hojně dírkována. Rukovět sama je obvyklého tvaru, v její dutině jsou vývody těleska spojeny se šňůrou, pokud že lehkou a ohebnou, a v rukověti zajištěnou proti tahu, a zevně je na rukověti nasazena pertinaxová trubka, která produkuje plochu, za niž můžeme pajedlo držet, až skoro k samému topnému tělesku. Také tato trubka má okraj dírkovan, aby se v dutině nemohlo hromadit teplo.

Stojánek pro pajedlo, jehož účel a funkce byly prve vyznačeny, je podoben stojánci na plnicí pero. Na dnu krabičky z konzervy je upevněna válcová trubka, do níž pajedlo vkládáme. Dno má kuželový terčík, o nějž se při vložení opře hrot pajedla a v tiskne jej doleji. Tím současně uvnitř plechovky odtačí dotyk, který dosud spojoval nakrátko předřazený odpor, umístěný rovněž ve stojánci, a celý obvod pajedla oděbrá nyní jen poloviční výkon, z něhož však případně na pajedlo zase jen polovina (odpor těleska i odpor předřadný jsou stejné), takže pa-

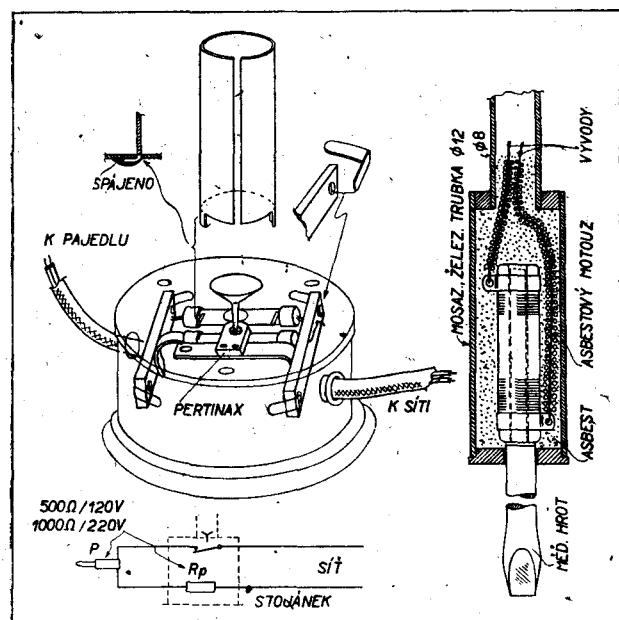F. VECERA


Sestavení ochranného stojánku pro lehké pajedlo a rozpojovací tlačítko, uváděné v činnosti vahou pajedla ve stojánci, jež zarázuje předřadný odpor, který omezuje příkon pajedla v klidu na hodnotu, přiměřenou menší spotřebě tepla. — Snímky ukazují vnitřek plechovky s rozpojovacím dotykem a s odpory, nesenymi keramickými lištami a sestavené pajedlo ve stojánci.



Nové evropské elektronky

V továrně Philips byly vyvinuty nové drobné bateriové elektronky, určené do přístrojů pro nedoslužavé a pro jiné přístroje, kde záleží na malých rozmerech a spotřebě. V jedné serii je zesilovací pentoda DF70 a dvě koncové pentody, DL71 a DL72. Pokud je nám známo, jsou prozatím na trhu v Anglii a v Rakousku; zde se prodávají po 33 rak. šil., t. j. 165 Kčs. Z dat, uvedených v rakouském časopisu Radiotechnik, jsme sestavili tuto tabulku:

	DF70	DL71	DL72
E _Z (V)	0,625	1,25	1,25
I _Z (mA)	25	25	25
E _a = E _{g2} (V)	30	45	45
I _a (mA)	0,05	0,6	1,25
I _{g2} (mA)	0,018	0,15	0,4
E _{g1} (V)	— 1,85	— 1,25	— 4,5
S (mA/V)	0,1	0,5	0,5
D ₂ (%)	8	6,6	20
R ₁ (MΩ)	2,5	0,350	0,225
R _a (MΩ)	1	0,1	0,03
W _a (mW)	15	30	60
W _{g2} (mW)	4	10	20
g _{max}	50	—	—
W _o (mW)	—	6	28
Průměr (mm)	10	10	10
Délka (mm)	29,5	38	38

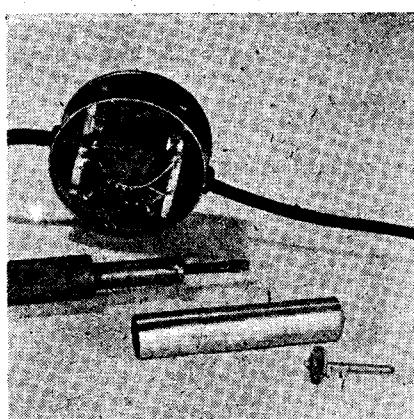

jdlo je udržováno teplé jenom čtvrtinou jmenovitého výkonu.


Vyzkoušeli jsme, že výkon asi 30 wattů dobře postačí pro práce, k nimž je toto pajedlo určeno, a to vede k udaným hodnotám odporu. Čtvrtina výkonu udrží pajedlo, chráněné trubkou, stojánu, před nadbytečným ochlazováním, dostatečně teplé, aby hned tavilo pájku. Jakkoli je stojánek, začne se ohřívat plným výkonem a za několik vteřin je již přírůstek teploty citelný. Pajedlo se ohřívá (mimo stojánek, tedy plným výkonem) asi 100 vteřin. Výhodou předřadného odporu je, že při práci má pajedlo zásobu tepla a značnou teplotu, potřebnou k dokonalému vyhřívání spoje, ve stojánci však teplota poklesne, takže pájka se neokysliče a povrch pajedla zůstane dlouho čistý.

Odpor jako topné tělesko má délku 45 mm a průměr 8 mm; jeho jmenovitý výkon je asi 4 W, je-li však chráněn před přístupem vzduchu a používán jen krátkodobě při spájení, snese i výkon sedminásobný. Při 220 V je možnost přeskoku mezi závity, a snad by bylo toto nebezpečí omezeno, kdybychom na vinutí odporu nanesli vrstvu keramického smaltu, na př. šamotové hlinky, utřené na řídce kašičkou s vodním sklem. Že je možné též úpravy, zejména přepnacího stojánu, a příručného držadla, použít i pro pajedla nízkovoltová, to jistě nemusíme podrobne rozvádět.

Provedení celé ze skla, bez patky s vývodními dráty dlouhými 32 mm, které lze podle potřeby přistřihnout a připájet přímo na příslušná místa v přístroji. Srovnání s daty známých řad bateriových elektronek (D21, D25, D11, RV24, RL1) přesvědčivě ukazuje pokrok v omezení životnosti spotřeby při současně zvýšené účinnosti.

Elektronky Bantai

Většina přijímačů v USA je osazena elektronkami s tak zv. oktalovou patkou. Aby bylo možno použít i v těchto přijímacích dokonalejších elektronek, konstruovaných stejně jako naše U21, uvedla fa Raytheon na trh novou řadu pod názvem Bantai. Elektronky mají sice moderní konstrukci, ale osmiočípkovou oktalovou patku, takže je možno jimi nahradit běžné elektronky kovové, G a GT. Prozatím se vyrábějí jen typy, které nahradí nejběžnější elektronky 6SA7, 6SJ7, 6SK7, 6SQ7. (Radio Electronics, listopad 1948, strana 32.)

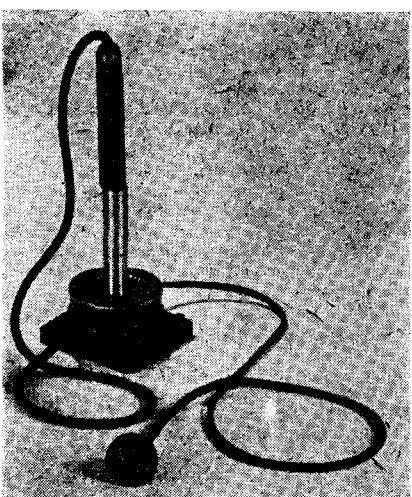

SYMFONICKÝ ORCHESTR A JEHO NÁSTROJE

Hrst méně běžných informací o vývoji representativní složky hudebního umění, kterou je symfonie, zaujme a snad i překvapí gramofily s hlubším vztahem k předmětu jejich záliby

Pozoroval jsem to mnohokrát na koncertech a také v operních divadlech: návštěvnici se před zahájením produkce a v jejích přestávkách dohadují o jménech nebo funkci, o zvuku, ba někdy i o tónovém rozsahu jednotlivých nástrojů. Bývají to i lidé, kteří sami hrají na nějaký instrument, nebo alespoň znají noty. Jejich nevědomosti se nelze divit a nemůže jim ji nikdo zazívat. Konec končů k prozitku hudby a k jejímu vnitřnímu neni potřeba studovat nauku o hudebních nástrojích nebo dokonce o instrumentaci. Ze ovšem taková znalost nemůže být nikomu na škodu a že může podstatně přispět k lepšímu pochopení hudby, a snad i k částečnému proniknutí do jejich zdánlivých tajů, o tom nemí pochyby. Proto také chceeme svoje čtenáře v tomto ročníku „Elektronika“ slovem i obrazem seznámit se složením moderního orchestru a nezustat přitom jenom v úzce odborných mezech; jsme si totiž vědomi, že pišeme pro muzikanty i nemuzikanty. Takový rozbor může totiž leccos zajímavého říci i nehudebníkům. Může snad na chvíli upoutat i lidi, kteří se marně pokouší rozseznat dur od moll a sekundu od oktávy, ovšem za předpokladu, že příroda je poněkud odškodněna na jiných smyslech, když jim již odňala hudební sluch.

Nejprve všeobecně

V našem životě je jistě dost věcí, kterých nepotřebujeme k existenci, a přece na nich často lípme daleko více než na tak zv. nezbytnosti. Jistě by lidstvo mohlo žít na příklad bez symfonických orchestrů. A přece se jich nezříká ani v nejtěžších dobách, kdy si musí odříci leccos jiného, třeba zdánlivě podstatnějšího. Byl by omylem domovit, že jde jenom o moderní obměnu starořímského hesla: „Panem et circenses!“ Na to jest funkce moderního orchestru příliš povznesena. A tak vidíme, jak v posledních desetiletích, kdy svět dvěma strašlivými válkami tolik zohrdil, lidé se snaží při věm svém odporu proti minulé konvenči z aristokratičnosti dřívějších časů zachovat pro budoucnost zdánlivě to nejméně potřebné, ale kulturně nejvíce vyspělé, totiž symfonický orchestr, který kdysi byl jedním z vrcholných odznaků a důstojenství na královských a knížecích dvorech. Po světě dnes napočteme ne desítky, ale stovky velkých symfonických orchestrů a jistě na tisíce podobných amatérských sdružení. A nezdá se, že by se tento vývoj v dohledné době zastavil. Naopak, při stálém zlidovění společenských forem a při neřestavajícím úsilí o povznesení obecné kulturní úrovně, počítejme s tím, že funkce hudby v našem životě, jak ji spojujeme nejen s její vokální, nýbrž také instrumentální složkou, nemí ukončena nebo uzavřena. Důkazem toho není nám jen skutečnost všedního dne a jeho svátečního povznesení v koncertní síní, nýbrž i těch několik poznamenk, které zde připojujeme.

Dva nejmenovaní spolutvárci moderního orchestru: Orient a technikové

Touha po hudebním projevu je asi ve vrozené podstatě lidských bytostí: vždyť tímto projevem je již lidská řeč sama a onen zvláštní smysl pro rytmus, kterým se vyznačuje takřka každý člověk. Je příliš dobré známo, že celkové rozdělení našich nástrojů na skupiny bici, dechové a strunné je možno vystopovat i když snad nikoli k lidem primitivním, tedy najisto až k nejstarším, dávno zmizelým národům. Méně je již známo, že nás symfonický orchestr, jež rovněž může rozčlenit na tyto tři nástrojové skupiny, zdáleka není tak jednoznačným produktem evropského vývoje, jak bychom při naši vzdělanosti čekali.

Příliš jsme přívykli názoru, že kulturní utváření našeho života stojí skoro cele na základech antiky a křesťanství nebo výstižněji řečeno: různých jejich obměn. Nejdříve skutečně pochyby, že naše politicko-správní zřízení, naše společenskoměrná zvyklosti a kulturní náplň naší existence, na př. v literatuře a umění výtvarném, jsou ve svém větším dílu bud přímým anticko-křesťanským odkazem, nebo jenom novověkým přetvořením jeho podnětu. Nejrafinovanější a vysloveně exkviseční výtvor naší kultury, jakým je symfonický soubor dokonale sehnávaný instrumentalisté, nevyřístá ani ze slavného divadla antické Hellady, ani z kostelních kůr křesťanské církve. Instrumentální hudba ve svých odvážnějších a rozmanitějších projevech není v oblibě ani u tvůrce řecké myšlenky a řeckého umění, ani u duchovních ředitelů nebo preceptorů křesťanského života. Z devíti Apollonových Mus sice čtyři představovaly hudbu a byly zobrazo-

vány s flétnou nebo s lyrou, ale podstatou jejich existence tkvěla především v básničtví a zvuk strun nebo zpěv flétny byl jenom doplňkem k recitovanému mélosu řecké řeči. I do antického Řecka ovšem proniknou břeské trubky a některé nástroje bici, ale řecký smysl pro svoje krásno, pro svůj typ, vyučuje tyto novoty ze slušného života a najisto ze života pravého vzdělance.

Nejinak tomu bylo po dlouhá staletí ve středověku. Trpký byl tenkrát chlub potulných muzikantů. Církevní kánon připouštěl na kostelní kůr výjimečně instrumentalisty jen jako doprovazce sboru a pravým, čistým hudebním projevem křesťanské zbožnosti měl být pouze sborový zpěv. Je se vlastně co divit tomu, že nám středověk zachoval přes všechnu neuvěřitelnou tolik hudebních nástrojů. Všichni ti trubadouři a minnesängři, potulní pišti a rozpustili, roztoulaní studenti museli mit opravdu živelnou lásku k instrumentální muzice, když ji pěstovali v čase, kdy od skřipek, zvuků k tanci, nebylo tak daleko ke skřipci v katově komoře, kde „přemíhalí tělo, svět a dábla...“ Trvalo to celá staletí, než západní církev vypustila na kostelní kůry instrumentální orchestr, zatím co pravoslaví na Východě setrvalo na zákazu, provozovat nástrojovou hudbu v chrámových prostorách, dodnes. Jako v jiných oblastech života, i zde je antika s křesťanstvím v blízkém přibuzenství.

Moderní vědecké bádání opravilo v posledních desetiletích nejeden názor, který byl dlouho tradován a obecně uznáván. Dříve na př. byl různým národům nebo odobám přičítán vynález různých nástrojů a podle jeho šíření z jedných krajů do jiných se tvořily i závažné kulturní závěry. Studium různých vzdělaností ukázalo, že mnohé hudební nástroje jsou vynalezeny buď v končinách od sebe naprostě odlehlych, nebo v moderní době od různých lidí skoro současně. Tolič je však přece možno říci s jistotou, že k diferenciaci našeho instrumentálního souboru i k jeho

Ze světa desek

V Anglii na gramofonovém trhu zaujala po roce 1945 jedno z celých míst gramofonová společnost Decca, jejíž nový způsob nahrávání má tak veliké přednosti, že, v novém jejím seznamu nejsou již všechny uváděny desky, které byly zachyceny dřívějším zápisem tak zv. neúplné frekvence. V posledních měsících Decca mohla pozvat před svým mikrofonem několik vynikajících dirigentů, z nichž tři známe z jejich dřívých či nedávných vystoupení v Praze: Victor de Sabata nahrál s London Philharmonic Orchestra Beethovenovu „Eroicu“ (Decca K 1507-13), Berliozovu „Rímský karneval“ (K 1552) a již dříve zmíněnou Sibeliovu „Ság“ (K 1504-6); Eric Kleiber s týmž souborem pořídil plnofrekvenční zápis Beethovenovy „Pastorální symfonie“ (K 1824-28) a Ernest Ansermet, známý přítel Igora Stravinského a propagátor moderní hudby, vedle „Petrushky“ a „Ptáka ohniváka“, o jejichž záznamu jsme již psali, provedl nyní pro Deccu s orchestrem Společnosti koncertů pařížského konzervatoře Ravelův „Valčík“ (K 1867-8) a se svýčkarským souborem Orchestre de la Suisse Romande Mozartovu „Pražskou symfonii“ (K 1812-14).

Beethovenova IX. symfonie byla nově nahrána Vídeňskými filharmoniky pod řízením dirigenta H. von Karajana a se zpěváckým sborem Spolku přátel hudby. Sólisty jsou Elisabeth Schwarzkopfová, Elisabeth Höngenová, Julius Patzak a Hans Hotter (Columbia LX 1097-1105). S týmž orchestrem nahrál pro His Master's Voice Furtwängler Beethovenovu „Eroicu“ (DB 6741-6, DBS 6747), při čemž jeho podání s četnými rubaty (změnami v tempu) se potkalo v anglickém odborném tisku s kriticky rezervovaným přijetím, i když technický výkon dirigenta a orchestru je plně respektován.

Zato s velkou pochvalou je přijímána kritika Brucknerova VII. symfonie, která přes svou rozlehlosť byla nahrána bez jediné zkratky a zvukově s pravou brucknerovskou vynosnou nádherou amsterdamským Concertgebouw Orchestra pod řízením van Beinuma (K 1916-23).

Arturo Toscanini se věnuje s oblibou nahrávání starší hudby a obnovuje přitom některé svoje dřívější snímky, které dnes již nevyhovují současnemu stavu nahrávací techniky. Tak nahrál jednu ze svých prvých desek, kterou má ve svých diskotékách také velký počet českých gramofonů, předeheru k „Lazebníku sevillskému“ od Rossiniho. Mimofádný úspěch má Toscaninovo živelné podání Weberovy

přetvoření v jednotný celek dal podnět především kulturní Orient.

Jíž celá tisíciletí před tím, než na mýtinách skandinávských lesů se rozevručely staré lury, omy podlouhlé, krásně vykroužené a vyzdobené trubky, nalézané na půdě dalekého Severu vždy po dvou, volaly Egypťany do bojů a do slavnostních průvodů „aidovky“, abychom do nomenklatury dávných starověkých kreseb vnesli nějaký moderní anachronismus. A který muzikant by nevěděl, že poslední žálm, vyzývající k chvále Hospodina, vypočítává třemi verší celý malý orchestr: „Chvalte jej zvukem trouby, chvalte jej na loutnu a citaru. Chvalte jej na buben s plešáním, chvalte jej na husle a varhany. Chvalte jej na cymbály hlasité, chvalte jej na cymbály zvučné.“ Trouby, loutny, housle, bubny a různé cymbály, budí, ale varhany? I když se to zdá podivné, tedy právě ten nejsložitější nástroj, varhany, dostaly se do Evropy z Orientu. Historické umění dobře vědí, že ve Cařihradě stojí dodnes monumentální obelisk z dolního Egypta, pod který roku 390 po Kr. dal císař Theodosius postavit mramorový podstavec s několika vytěsanými reliéfy: na jednom z nich je zpodoben při tanci „císařský balet“ a hraje mu dechová kapela, ale také varhany, poháněné, měchy, tak veliké, že k jejich obsluze je potřeba tři lidé; dva tento zajímavý instrument nesou a třetí na něj hraje. Z Byzance přišly varhany do západní Evropy. Prvě dostal francouzský král Pippin od císaře Konstantina Kopronyma roku 757, druhé císař Karel Veliký. Ve středověkých kronikách se můžeme dočíst, jaký údiv produbil tento císařský dar a jak byl brzy napodobován a zdokonalován.

Ale orientální kulturu děkujeme nejen za tyto jednotlivé nástroje, nýbrž i za rozhodující podnět k jejich sloučení v mnohozvučný celek. Nestalo se to náhodou, že první orchestr v novodobém pojetí tohoto slova vzniká ve velkolepém chrámu sv. Marka v Benátkách, jež podléhaly

ouvertury k „Čarostřelci“ (HMV DB 6331).

Společnost Decca nahrála nově celé rozměrné Bachovy „Pašije podle sv. Matouše“ na 21 velké desce (AK 2001-21) a vydala je ve třech albech. Bachovo dílo bylo svěřeno provedení souboru The Bach Choir a The Jacques Orchestra pod řízením dr. Reginalda Jacquesa. U cembala je dr. Thornton Lofthouse a u varhan dr. Osborn Peasgood. Nesnadně party Bachovy zmáhají sopranistka Elsie Sudbury, kontraltistka Kathleen Ferrier, tenor Eric Greene a basista William Parsons, Bruce Boyce, Gordon Clinton a Henry Cummings.

The Royal Choral Society nazpívala v předvánočním období pro společnost Decca soubor tradičních anglických koléd, mezi nimi i známou „Good King Venceslas“, připomínající Anglii od středověku až po dnešní den slávu „dědice české země“.

Jíž mnohokrát jsme se zmíňovali o dalších nových nahrávkách Antonína Dvořáka. Dnes můžeme oznamít, že společnost Decca na deskách K 1744-47 vydala Houslový koncert a-moll, op. 35. Sólistkou je známá houslistka Ida Haendelová a doprovází ji National Symphony Orchestra pod řízením K. Rankla. Kritika chváli hlavně zvuk vysokých tónů, který v do-

toliku východním vlivům. Když Gabrieli psal v 16. století své první instrumentální skladby pro tento chrám, měl ve svém souboru jenom dechové nástroje: pozouny, kornety a flétny, ale brzy k tomuto orchestru přistoupily i varhany a potom i jiné instrumenty. Evropský hudební vývoj se tím vydal na nové cesty. Nepřestal od této památky hledat krásu nových souzvuků. Předtím totiž je každý středověký muzikant, abychom to řekli na prostě srozumitele, „sám pro sebe“. Hraní jednotlivých nástrojů je možno zmnožit, jednu flétnu lze nahradit několika a namejvýš snad tutéž melodii je možno svěřit unisonu několika málo nástrojů. Nelze však dost dobré spojovat různé skupiny v jeden celek. Bylo by ovšem velkou chybou se domnívat, že středověk znal malý počet hudebních instrumentů. Počítovaná potřeba instrumentální hudby byla přes všechno kazatelské horlení, ve kterém si s církvi nezadal nejrůznější kacífské sekty, zjevně veliká. V jednom středověkém hudebním spisu, napsaném v předevečer války třicetileté, jenom dřevěných dechových nástrojů od nejhlubších až k nejvyšším je vypočítáno 86, a k tomu ještě přistupuje nástroje smyčcové, trubky, klavíry (myšleno dobové) a varhany. Měl tedy tehdejší orchestrátor zdánlivě mimořádné možnosti.

Měl je doopravdy? Měl a neměl. Nedovedi a většinou ani nemohl této nástrojů různého původu, různých typů, různého ladění využít a nepokoušel se většinou se stavat je v souzvuky čelek. Musel mu přijít k pomoci technický pracovník. Bez práce lidských rukou a bez lidské vynálezavosti neexistoval by nás moderní orchestr v té podobě, v jaké jej známe dnes, a nenaslouchali bychom ani v divadlech nebo v koncertních síních, ani v rozhlasu téměř hudebním výtvarům, které se již od své kultury nedovedeme odmyslit. Pro převážnou většinu hudebních posluchačů instrumentální hudba začíná Händlem a Bachem. Rok jejich narození se shoduje

savadním nahráváním byl vždy největším kamenem úrazu, tak na prf. hned v prvném sólovém nástupu třetí věty.

Mezi všechny smísky, které společnost His Master's Voice od svých poboček převzala do Anglie a uvedla je nyní na tamější trh, je také Sukova Serenáda pro smyčce, op. 6, která byla svého času nahrána Českou filharmonií pod řízením Václava Talicha.

Nikolaj Malko, dobrě známý ze svých pohostinských vystoupení v Praze, nahrál s dánským rozhlasovým orchestrem pro HMV Stravinského Suitu č. 2 pro malý orchestr (Z 297).

Marjan Anderson, o kterém jsme uveřejnili v „Radioamatérku“, již v prvním svém poválečném čísle 1/45 krátkou studii, nazpívala s průvodem známého Filadelphského orchestru a sboru pod řízením E. Ormandyho Brahmsovu Altovou rhapsodi (BB 3837, DA 1700).

Violoncellista Pierre Fournier, který je dobré znám z několika koncertů v Praze, měl nyní velké úspěchy v Anglii a tím byl podněcen zájem o zachycení jeho skvělé hry. Tak došlo mezi jiným na Saint-Saënsův Koncert pro violoncello č. 1 a-moll, op. 33 (HMV DB 6602-3). Sólistu doprovází Philharmonic Orchestra pod řízením H. Süsskinda. V. F.

svým datem s dobou, kdy v Cremoně Amatiiové, Stradivariové a Guarneriové zhodují svoje mistrovské typy houslí, viol a violoncell, kterými budou vytlačeny dřívější lyry da braccio, violy d'amore se strunami nad hmatníkem a pod hmatníkem, gamby všechny druhů, malé a větší, mandoliny, citery, kyty, loutny a arciloutny. Technická dokonalost poskytuje Händlovi, Bachovi a Scarlattimu netušené možnosti a dává se rozseznit jejich inspiraci v nových souzvucích, které je možno nyní v čisté podobě slyšet posluchači.

Podobně je tomu s klarinetem. Norimberský Denner, který nejvíce tento v podstatě starý nástroj zdokonalil, dal svým vynálezem našemu Stamcovi podnět k napsání symfonie pro klarinetu, a odtud byl již jenom krok k tomu, aby Mozart, který své první symfonie psal ještě bez klarinetu, uvedl jej do svého orchestru a rozehrál na něm celou škálu své hudební představivosti. A byl by orchestr Hectora Berlioze a Richarda Wagnera myslitelný bez bruselského Adolfa Saxe, jehož jméno žije dodnes v saxofonech, a bez jeho důmyslu, s kterým dovezl Dennerovy přední i zadní klapky na klarinetech přizpůsobit i pro jiné nástroje? A mohli byste slyšet majestátní žestě našeho orchestru v dnešním čistém ladění, kdyby nebylo technického vynálezu ventilů, jež umožnily teprve hru v různých stupnicích a tím vlastní i melodii Wagnerovu. Jednou romanticky rozjasanou, jindy tajuplně zešefelou a prolámanou chromatickými obraty, které by se dříve ani nedaly technicky provést?

Nebylo arci vinou vynálezct, že moderní instrumentátori často v pochopitelném náději nad novými zvukovými možnostmi, odnesli si z jejich zásobárny příliš mnoho instrumentů najednou a že zapomněli na citát ze známého sonetu Goethova, že v omezení se teprve pozná mistr. Romantická hudba minulého století měla ve svých některých představitelích občas (ne vždycky) sklon k rámusivosti a tak trochu se v tom podobala Turkům, kteří při přejímání orientální hudby rovněž nedovedli projevit žádoucí zdrženlivost. Buben a bušinek byl u starých národů a zůstává u většiny Orientálů dodnes nástrojem, na který je možno tlouci většinou tiše a vyluzovat na něm v pianu a pianissimu úplná rytmická kouzla, zatím co pro „kulturního Evropana“ poděděný buben s příslušnými dalšími doplňky běžích nástrojů se stal pravou bojující baterií, jejíž rámy mají asi připomínat výstřely z děla.

Několik slov o dnešku

Těžko říci, kam půjde další vývoj. Hudba orchesterální ještě neprekročila svůj zénit a snad ji čekají nové možnosti. Zatím jde — ve srovnání s dobou poměrně nedávnou — za zjevným ztištěním a za novou jednoduchostí. Z instrumentálního souboru snaží se vytvářet především kvalitu. Vznikají četné komorní orchestry, staré skladby se hrají v redukových obsazeních nebo i na původních starých nástrojích a skladatelé se rozpomínají na zvukovou krásu jednotlivých instrumentů. Nevzdávají se ani těch, které trvají pomalu celá staletí bez změny, a jistě se neuzavrou ani dnes dosud neznámým výmoženostem, jež by říši tónů mohly v budoucnu otevřít nové prostory. Václav Fiala

Cejchování tónových generátorů

(Dokončení se str. 11.)

však pozorně obrázek 6, objevíte v něm, že tentokrát světlé části nemají mezi sebou mezery zhruba stejně dlouhé jako světlá, nýbrž mezery též zanikají; předpokladem je stejně nastaven jasu jako prve. Rozdíl je možný při troše cviku sledovat až do velmi vysokých násobků f_0 .

Pokus, který jsme s tímto způsobem měření provedli, potvrdil tyto přednosti. S kmitočtem silovým je možné vyznačit kmitočty až asi do 3000 c/s. Roztahnéme-li kružnice v jednom směru, takže z ní vznikne elipsa, z níž na stínítku zbudou dve skoro rovnoběžné čáry, roztažnou se i stopy, a pokud pozorně sledujeme jejich přechod z klidu do pohybu a opětne nastavení, je možné postupným sledováním nastavit kmitočty až asi 5000 c/s. Identifikace je snazší než u jiného způsobu, na pr. s Lissajousovými obrazci, a také zjištění, že je snadně aspoň v malých hodnotách, kde nicméně při Lissajousových obrazcích působí potíže. Získání kruhového oběhu stopy je snadné, i když reprodukován původní oscilogram s vícenásobnou expozicí ukazuje vedle záznamu 200 a 750 c/s také původní stopu mísře bramborovitou. Je to jen vzhledová závada, a vznikla tím, že obvod pro získání posunutých napětí měl zbytečně velké odpory a malé kondenzátory, a lovil statický vyšší harmonické. Obvod v obrázku 1 je vhodný pro 50 c/s, tedy sif' jako referenční zdroj. Obraz 3 je vektorový diagram tohoto obvodu, a ukazuje také, že podmínka kruhovosti oběhu, totiž fázový posun o 90 stupňů, zůstane zachován, jenž li obě kapacity stejně, a také oba odpory, i když by neměly právě udané hodnoty, při nichž je reaktance kapacity rovná právě použitému odporu. Napěti e_1 a e_2 můžou závést přímo na destičky obrazovky (napětí aspoň 50 V), nebo přes příslušné zesilovače, jejichž regulátory zisku dovolí vyrovnat rozdíly velikosti obou napětí, a tím nastavit přesnou kružnicu. — Pro cejchování při kmitočtech větších než asi 1000 c/s je vhodné použít jako referenčního zdroje stabilního oscilátoru, nastaveného srovnáním se sítí přesně na 1000 c/s; pak lze bez potíže zjišťovat do několika desítek kc/s. P.

Z REDAKCE

Znovu se onloukáváme, že nemůžeme vyřizovat technické porady a všeobecné informace čtenářů telefonem. Toto omezení naší služby čtenářům pochopí každý, kdo se vmyslí do práce redakčních spolupracovníků. Z největší části je to vymýšlení a vypočítávání návrhů pro časopis, zkoušení vzorků, hledání chyb, úprav a zlepšení. Jestliže do soustředění, s nímž je nutno se věnovat takovým úkolům, zavoní víckrát za hodinu telefon s dotazy vcelku malichernými, jest práce zdržována, ne-li ohrožena. Pokud se tedy telefonující tazatelé cítí dotčeni naším upozorněním, že telefonem nemůžeme dotazy vyřizovat (které obsahuje organizační sdělení o poradní službě, otiskované na poslední straně čísel), nechť se pokusí omluvit nás dívody prve udanými. Pracovní klid svých spolupracovníků chrání podobným opatřením všechny redakce u nás i za hranicemi, a poštou jsou dotazy vyřizovány zpravidla týž den, kdy dojdou, takže zdržení je minimální.

X

Pozvání k pravidelnému odběru Elektronika, obsažené na lístku, vloženém do posledního čísla lodiského ročníku, použilo více čte-

nářů, než jsme očekávali, a od počátku prosince slétá se denně na stůl našeho administrátora slušná hrstka přihlášek ze všech končin státu. Vítáme je všecky, děkujeme jim za důvěru, s níž nám svěřují své peníze a přispívají tím k hospodářskému zabezpečení naší práce, a věříme, že v rozsáhlém kruhu našich přátel setrvají hodně dlouho.

X

Děkujeme všem čtenářům, kteří použili sklonku roku k vyjádření své spokojenosti s tímto listem, a jeho posádce popíráli k svátkům i k Novému roku. Přání všeobecně opětujeme.

X


Protože je nezbytné omezit spotřebu papíru, přerušujeme od 5. ledna t. r. vydávání a prodeje stavebních plánků. Výjimku činí do vyčerpání zásoby štítky na celou stěnu přístrojů. Protože konstruktivních námětů bude s ohledem na omezenou dodávku materiálu v tomto roce méně, a hlavní část obsahu věnujeme popisům pokusů, rekonstrukcí, měření a návodům na výpočty, a daleko protože máme v úmyslu reprodukovat pokud lze ve větším měřítku ony výkresy, kterých je ke stavbě zapotřebí, nebude snad ohlášené omezení pocitováno příliš těsnivě. Prosíme proto vše čtenáře, aby nadále stavební plánky neobjednávali, ani pro ně nedocházeli do redakce.

K PŘEDCHOZÍM ČÍSLŮM

Malý osciloskop s obrazovkou.

E-RA č. 12/1948, str. 284 a d.

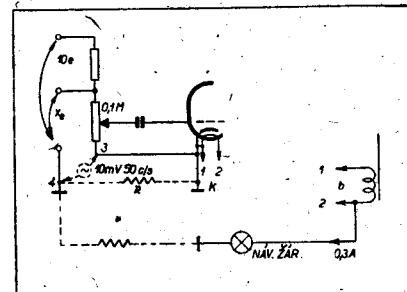Při používání redakčního vzorku tohoto osciloskopu shledali jsme tuto závadu: při spojení vstupních svorek vertikálního zesilovače nakrátko objevila se na stínítku vlna napětí 50 c/s, závislá na postavení vstupního regulátoru 0,1 MΩ obvyklým způsobem, t. j. rostoucí při regulaci nahoru a podle odhadu příslušející napětí



asi 10 mV. Při spojení nakrátko vstupu 10 e objevila se vlnka asi 10krát menší. Vlnka byla prakticky čistých 50 c/s, bez pozorovatelného podílu vysších harmonických. Zapojení bylo v pořádku a rozbor pozorování ukázal, že zjev je takový, jako by mezi body 3 a 4 v připojeném obrázku byl zdroj s napětí 50 c/s, 10 mV. Přitom však jak 3 tak 4 jsou spojeny přes neplatný odpór zemního vodiče navzájem s kostrou, takže druh onoho virtuálního zdroje nemohl být marně posouzen.

Při hledání příčiny rušivého zjevu jsme konečně došli k návěstnímu žárovce. Byla na pojena na žávací vinutí b, ale ještě jedním políem, zatím co druhý pól byl na kostře, a žávací proud žárovky sel tedy kostrou zpět k uzemněnému pól žávacího vinutí na kathodě vertikálního zesilujícího elektronky. Když byla žárovka odpojena, zmizel rušivý obraz, a tím byla jeho přičina osvětlena. Žávací proud nalezl si cestu kostrou ke

druhému pól žávení způsobem, který je v obrázku vyznačen čárkovaně. Odpor R, který mu stál v cestě mezi nulovou zdižkou zesilovače a kathodou elektronky, vytvořil průtokem žávacího proudu žárovky úbytek na spodu, který byl právě oním zdrojem, předpovídáním z pozorovaných zjevů. Aby proud 0,3 A, který žává návěstní žárovku, vytvořil úbytek 10 mV, musí mít v cestě odpor $R = 0,010/0,3 = 0,03 \Omega$. Takový odpor má asi 0,3 m spojovacího drátu 0,5 mm, a několik přechodů a spojů jej známění doplní.

Když jsme objektu osvětlovací žárovky isolovali od kostry a připojili samostatným vodiči, bylo rušení dokonale odstraňeno. Je sice možné, že čtenář, kteří snad osciloskop stavěl, napojili návěstní žárovku zrovna tak, jak bylo vyznačeno ve schématu, totiž samostatným vodiči na oba póly. Jestliže však „šetří“ podobně jako my, mají zde úkázku, jak se to nevyplácí, a jak se zdánlivá malichernost ruší výrobu.

K témuž článku: Vyvedení pilového napětí.

V návodu jsme zapomněli uvést způsob, jak je možné oděbrat pilové napětí na př. pro kmitočtový modulátor při zkoušení resonančních křivek a pod. Stačí zasunout bandnek do rozpojovací zdižky pro přímé připojení na horizontální destičku, ale jenom tak hluboko, aby destička zůstala připojena. Pak máme vyvedeno plné pilové napětí, t. j. asi 70 V max., a vhodným děličem, který nesmí mít odpor menší než asi 200 kΩ, je zmenšíme na požadovanou velikost.

Nové možnosti rozhlasu.

(E-RA č. 12/1948, str. 278.)

V prvním sloupci má být v rádku 34: ... napětí šímu 1000 ... místo nesprávného 10 000.

X

Příloha Měření v radiotechnice

Při skládání k vazbě je zapotřebí převrátit arch 23, vložený původně do č. 5/48, aby pořadí stránek 173—180 bylo správné.

NOVÉ KNIHY

Soubor pojednání o uvf.

Radio at Ultra-High Frequencies, vol. II. Vydala Radio Corporation of America, RCA Laboratories Division, Princeton, New Jersey 1948. Formát 150×255 mm, 485 stran, cena neudána.

Druhý díl Sborníku článků, uveřejněných v letech 1940—47 spolupracovníky společnosti RCA v různých odborných časopisech, pojednává v RCA Review a v Proceedings of I.R.E., o problémech, které se dotýkají vysokých frekvencí. V prvním dílu byly otištěny práce z let 1930—39.

Články jsou rozděleny do sedmi částí: anteny a vedení; šíření vln; příjem; reléové stanice; mikrovlny; měření; pomůcky pro navigaci. V dodatku je bibliografie technických publikací, uveřejněných v letech 1925 až 1947 autory, zaměstnanými u společnosti RCA, a resumé článků, otištěných v prvním dílu Sborníku. Jednotlivé části netvoří ovšem souvislý sled, nýbrž sestávají z článků, které spolu nesouvisí. Výjimku tvoří kapitola o příjemu, kde kromě jiných prací je serie šesti článků, v nichž se pojednává o většině problémů, souvisejících s příjemem ultravysokých frekvencí. V této kapitole je otištěna též známá práce D. O. Northa z roku 1942, v níž bylo uvedeno dnes již běžné vyjádření citlivosti přijímače s pomocí faktoru šímu.

Ing. Si.

OBSAHY ČASOPISU

KRÁTKÉ VLNY

Č. 12, prosinec 1948. — Škola a amatérský vysílač, J. Němec. — Vysílač pro třídu A, Dr V. Farský. — Elektronické klíče, T. Dvořák. — Oscilátor o výkonu 1 W na 600 Mc/s, J. Svoboda.

ELEKTROTECHNICKÝ OBZOR

Č. 21, listopad 1948. — O dimenziích jednotek a soustavách sněr, Ing. Dr Josef Stenzl. — P. Prokop Diviš, vynálezce hromosudu, Ing. J. Osolsobě. — Jak zpracovat technické pojednání pro ústní podání, Ing. Müller.

SLABOPROUDÝ OBZOR

Č. 8, říjen 1948. — Slaboproudý průmysl na cestě od dvouletky k pětiletce, Ing. J. Gajda. — Nový nabíječ telefonních baterií, Dr Ing. J. Krozek. — Paralelní chod zesilovačů, Dr Ing. J. Merhaut. — Vliv troposféry na šíření centimetrových vln, Ing. J. Tichý.

Č. 9, listopad 1948. — Normálisace ve slaboproudé elektrotechnice, Ing. Z. Tuček. — Podmínky pro stabilní chod oscilátoru, Dr. A. Špaček. — Střídavý kompenzátor pro nízké kmitočty, B. Carniol. — Transistor, krystal, nahrazující zesilovaci elektronku, Dr W. Espe a Dr G. Mirdel. — Kodanáský plán na rozdělení rozhlasových vln v evropské oblasti.

COMMUNICATIONS

Č. 10, říjen 1948, USA. — Návrh řidičního stolu pro televizní vysílače, J. Ruston. — Síť fm rozhlasových vysílačů, spojených radiovými linkami, D. K. de Neuf. — Ochrana vysílací věže před požárem, S. G. Freck. — Nové reflexní klystrony. — Mikrovlnná tv síť, S. Freedman. — Udržování rozhlasových systémů pro záznam a reprodukci, R. G. Peters.

AUDIO ENGINEERING

Č. 1, leden 1948, USA. — Experimentální korektor šumu, Ch. D. Cole. — Dekádový zesilovač s možností změny charakteristiky, D. L. Clark. — Návrh nové ryci jehly pro lakové desky, Isabel Capps. — Měření frekvenciálních charakteristik v rozhlasu, A. E. Richmond. — Přehled nynějšího stavu teorie magnetického záznamu zvuku, III, W. Wetzell. — Úvahy o ekonomickém využití ultrazvuku v průmyslu, S. Young White. — Gramofonová hlídka, T. Canby, B. Stauleigh.

Č. 2, únor 1948, USA. — Snímací technika v rozhlasových studiích, H. M. Gurin. — Reprodukce zvuku v hollywoodském amfiteátru, M. Rettinger, S. M. Stevens. — Předzesilovač se zápornou zpětnou vazbou pro magnetické přenosky, R. S. Burwen. — Reprodukční zařízení s dělenou reprodukcí, C. G. McProud. — O reproduktorech, O. L. Angevine, R. S. Anderson. — Měření akustického tlaku u přístrojů pro nedoslychavé. — Základy ultrazvuku, S. Young White. — Gramofonová hlídka, E. Canby.

Č. 4, duben 1948, USA. — Přístroj pro magnetický záznam zvuku s možností odděleného použití obou polovin pásku, R. E. Zenner, R. B. Vaile. — Poznámky k různým způsobům nahrávání desek, J. P. Maxfield. — Přístroj k měřením v rozhlasu, D. F. Maxwell. — Obchodní výroba desek v Anglii, G. Mittell. — Nahrávání telefonních rozhovorů, I. E. W. Savage. — Návrh elektronických varhan, III, W. Wells. — Poznámky k užití velkých intenzit v ultrazvuku, S. Young White. — Gramofonová hlídka, E. Canby.

Č. 5, květen 1948, USA. — Řízení hlasitosti reproducčních zařízení, D. C. Bomberger. — Přístroj k umělému získání ozvěny, G. W. Curran. — Cínitelé, ovlivňující frekvenciální charakteristiky a skreslení při magnetickém záznamu, J. S. Boyers. — Přístroj k měření zisku zesilovačů, C. G. McProud. — Reproduktory s trachytrem, S. Young White. — Reproduktoričeské skříně s otvorem, F. E. Planer, I. Boswell. — Gramofonová hlídka, E. Canby.

Č. 6, červen 1948, USA. — Vady drážky u gramofonové desky, C. Pickering. — Tříkanálový reproducční systém, G. A. Douglas. — Vyrovnávací obvody R-C, H. M. Dahl. — Problemy s šířením zvuku a umisťováním reproduktoru, O. L. Angevine, R. C. Anderson. — Všeestranný zesilovač s elektronikou 6AS7G, C. G. McProud. — Užití ultrazvuku v biologii, S. Young White. — Gramofonová hlídka, E. Canby.

Č. 7, červenec 1948, USA. — Pokusný zesilovač s germaniovým krystalem, W. Wells. — Přístroj k přesnému určení místa nahrávání pořadu na magnetovém pásku, R. S. O'Brien. — Výroba matric k lisování desek, H. Harris. — Návrh a konstrukce rozhlasu po dráte, A. R. O'Neil, Herbert G. Cole. — 30wattový zesilovač s věrným přednesem, C. R. Schafer. — Bass-reflex s maximální účinností, B. B. Drisko. — Nahrávání telefonních rozhovorů, II, E. W. Savage, S. Young White. — Binaurální poslech, S. Young White. — Užití magnetického záznamu zvuku v rozhlasu, R. F. Bigwood. — Gramofonová hlídka, E. Canby.

Č. 8, srpen 1948, USA. — Můstek k měření impedancií, J. Winslow. — Elektronková přenoska, H. F. Olson, J. Preston. — Použití nahrávání řeči ve škole, W. J. Temple. — Zjednodušený korektor šumu, C. G. McProud. — Snížení bručení zesilovačů, zaviněné žhavením, F. W. Smith. — Pokusný zesilovač s germaniovým krystalem, S. Young White. — (Přistě dokončení.)

PROCEEDINGS I.R.E.

Č. 10, říjen 1948, USA. — Dilemma speciálního odrážení vlny, H. Stockman. — Několik poznámk o sumu, H. Goldberg. — Poruchy z kosmu, G. Reber. — Rozdíl mezi vypočtenou a usměrněnou fází při délece vlny 3,2 cm, E. W. Hamlin a W. E. Gordon. — Chemismus rychlého elektrolytického zápisu, H. G. Greig. — Použití směrové antény ve tvaru šroubovice pro široká pásmá, J. D. Kraus. — Návrh anten pro tv a fm, F. A. Kolster. — Nová metoda měření elektromagnetických polí, R. Truell. — Rozlišení kmitů v oscilátořech se dvěma resonátory s koaxiálními linkami, H. J. Reich. — Jádrová reakce a energie jádra, S. N. van Voorhis. — Fm oscilátory s velkým zdvihem, E. M. Williams a L. Valles. — Měření kmitočtu klouzajícími harmonickými, J. K. Clapp. — Výpočet zborcených reflektory ploch pro tvářené svazky vln, A. S. Dunbar. — Nová 100wattová trioda pro 1000 Mc/s, W. P. Benét, E. A. Eshbach, C. E. Halter a W. R. Keye. — Oscilátor s posuvem fáze obvodu R-C, P. G. Sulzer.

RADIO-ELECTRONICS (dř. Radio Craft)

Č. 2, listopad 1948, USA. — Oprava brčicího přijimače, H. A. Nickerson. — Laboratorní zkoušení přijimačů, K. V. Amatneek. — Záznamové zařízení, řízené přijímanou nosnou vlnou, R. McMillan. — Sladování fm přijimačů, J. B. Ledbetter. — Fm „handietalk“ pro civilní účely. — Elektronika ve světě hraček, R. Henry. — Elektronika v lékařství, III, použití fotonek, E. Thompson. — Použití kontrolních obrazů v televizi, J. R. Meagher. — Obvody pro zlepšení tv zesilovačů, R. F. Scott. — Předzesilovač pro tv, I. Queen. — Elektronkový voltmetr, J. W. Straede. — Dva hledáče signálu, T. W. Dressler.

RADIO & TELEVISION NEWS

Č. 5, listopad 1948, USA. — Mikrovlnná tv síť, S. Freedman. — Vysílač s modulací na stinici mřížce, A. Wilson. — Konvertor k přijímači do auta, R. Lewis. — Řízený usměrňovač, S. S. Peschel. — Použití generátoru časové základny při optavách tv přijímačů. — Záznam a reprodukce zvuku, XXI, různé způsoby nf korekce, O. Read. — Komunikační superhet s třemi elektronkami, návod, J. F. Clemens. — Nové směry v konstrukci přijimačů IV, použití elektronky s kapacitní reaktancí k potlačení šumu při reprodukci s desek, W. W. Hensler. — Komunikační přijímač, návod, IV, J. T. Goode. — Universální superhet pro am i fm, návod, W. A. Harris a R. F. Dunn. — Elektronkové relé ke spouštění reklamních přístrojů, A. B. Kaufman. — Měřicí skreslení, R. P. Turner. — Moderní televizní přijímač, M. S. Kiver. — Levný měřicí přístroj, návod, A. Siegel. — Co, kde a proč odpověd na tyto tři otázky usnadní nalézt chybu v přijímači, N. B. Cook.

SYLVANIA NEWS

Č. 9, říjen 1948, USA. — Televizní vf zesilovače, W. P. Mueller.

ELECTRONIC ENGINEERING

Č. 250, prosinec 1948, Anglie. — Návrh elektronického „mozu“, W. R. Ashby. — Chronoskop s obrazovkou, D. Pitman. — Vzduchový zdroj vysokého napětí, E. J. Membrey. — Eliminátor pôruh pro tv přijímače, D. McMullan. — Mechanické problémy při použití celoskleněných elektronek, H. L. Bowen a D. N. Cornfield. — Televizní kongres v Paříži 1948, R. G. Clark. — Použití zesilovačů při optických měřeních, E. J. Harris. — Jednoduchý měřicí modulace, A. J. Muir a J. W. Whitehead. — Zesilovač pro fotoenuk s velkou citlivostí, M. J. Tucker. — Znázornění elektrických vektorů na stiniku obrazovky, F. de la C. Chard.

WIRELESS WORLD

Č. 12, prosinec 1948, Anglie. — Návrh osciloskopu s frekvenciálním modulátorem, S. A. Knight. — Nová britská norma pro grafické značky v telekomunikacích, L. H. Bainbridge-Bell. — Britská a americká televizní norma. — Poruchy, způsobené koronou antény, F. R. W. Strafford. — Použití obvodu „see-saw“ v stabilním zesilovači se širokým pásem, J. McG. Sowerby. — Stabilisované napájecí přístroje, M. G. Seroggi. Historie britské televize. — Výhody 405 rádků, R. W. Hallows. — Počet rádků a ekonomie ve stavbě tv přijímačů. — Mezinárodní televize, T. Roddam. — Britský způsob konstrukce tv přijímačů, J. Rhys-Jones. Jak britští výrobci řeší spolupraci problémů v televizi, A. Reid. — Návrh zesilovače s výkonem 50 W, G. R. Woodville.

RADIOAMATER

Č. 12, prosinec, Jugoslavie. — Záznam zvuku systémem Philips-Miler. — O kmitajících krystaltech, S. Turk. — Přijímače pro kf a ukv, M. Vožnjak. — Voltmetr a vlnoměr s diodou, D. Borovič. — Několik způsobů řízení hlasitosti, K. Boras.

RADIO

Č. 3-4, březen-duben 1948, Polsko. — Program-metr sleduje zájem účastníků rozhlasu. — Konference v Kodani 1948, H. Kalita. — Nf zesilovače, II, J. Zimowski. — Návrh přijímačů a zesilovačů, II, F. M. — Dynamické zkoušení přijímačů, K. Leviński. — Návrh dvoulampovky se zpětnou vazbou, řízenou potenciometrem. — nomogram E, R. I. W.

Č. 5-6, květen-červen 1948. — Ještě o čs. televizi, O. Halas. — Způsoby dvojčinného zesílení. — Magnetické slitiny. — Návrh přijimače a zesílovače, F. M. — Amatérské vysílání v Polsku povoleno. — Jak pracují vysílaci elektronky, J. Zimowski. — Nomogram f, λ, L, C, X.

RADIOTECHNIK

Č. 12, prosinec 1948, Rakousko. — Batteriové elektronky serie D70, L. Rathaeiser. — Tři male přijimače (návody). — Frekvenční korektor se dvěma elektronkami, L. Rathaeiser. — Ochrana stupnicových žárovek universálních přijimačů pomocí relé. — Modelové obvody, O. Limann. — Pařížský televizní kongres. — Atomová fyzika a vesmír, H. Hardung-Hardung. — Pokroky ve výrobě galvanických článků.

PRODEJ • KOUPEL VÝMĚNA

Každý inserát musí obsahovat úplnou adresu zadávajícího. Pište čitelně a účelně zkracujte slova.

Cena za otisknění inserátu v této hřídele: první rádka Kčs 26,—, další, i neplné, Kčs 13,—. Za rádku se počítá 40 písmen, rozdělených na známek a mezer. Částku za otisknění si vypočtěte a připojte v bankovkách nebo v platných pošt. známkách k objednávce. **Nehonorované inseráty nebudou zařazeny.**

Důležité upozornění
inserentům rubriky Koupě - prodej - výměna. Při prodeji nabízeného zboží nového i otočovaného uvedte vždy cenu i když svoláte k výměně zboží. Inseráty předem nezařazené, anebo neoznačené cenou nabízeného zboží nebudeme napříště uveřejňovat, aniž zadáti o dodatečné zaplatení.

Vyměním 7elektr. 10metr. superhet za dobrý civilní přijimač. K. Schwarz, Brno, Jeřábková ulice 3. 184

Koup. LV1 a RG12D60, dyn. reproduktor. 12 až 14 cm; mán. selen., usměr. 150 V/20 mA, 2krát AEGO53/50, 2krát RV2P800, RL2P3, E424, AB1 a j. A. Rezníček, Luběnice 44, p. Těšetice u Olomouce. 185

Koup. 10 kusů elektr. RV12P2000, a RG-D, příp. vym. za hled. elektronky. Melnikov A., Třinec 451, okr. Č. Těšín. 187

Koup. LB8 nebo vym. za RL12P10, doplatím. J. Šmilauer, Praha XVI, Holečkova 60. 188

Vyměn. přezkouš. DL11, ECH11 za DF22, DL21. Petr, Jirkov u Chomutova, Ježerská ulice číslo 53. 189

Koupím elektronky AK2, ABC1. J. Gábor, hotel Metropol, Žilina. 190

Koupím 2krát RV2,4P45, i jednotku. K. Vetr, Slatinice 175 u Olomouce. 191

Koup. výhod. radioliter. Pokroky a vynálezy r. 1925-38. Výběr, Radio r. 1939-44, RA r. 1922-30, čís. 1, 1939 č. 12, 1942, Rad. epochu, Rad. laboratoř, r. 1-7, Radio Woche, Objevy techniky r. 1-8, Krátké vlny, Radio News 1937-48. Větrné elektrárny na stozárech, K. Tměj, Radio journal i Týden rozhlasu roč. 1933-38, Radio amatér, něm. (Rakousko). Boh. Běl, Petřvald 114, Slezsko. 192

Koupím Držák-Forejt-Ševček: Amatérská příručka, I. vyd., a tankový přijimač s P800. J. M. Houdek, Liberec XI/272. 194

Koupím bater. přijimač, krátké a stř. vlny, jen Ja. J. Burian, Kunratice u Prahy. 195

Koupím EM4. Ladislav Kratěna, Neštěnice, Labská 113. 196

Prodám stolní stojan. vrtačku za 3500 Kčs, wattmetr do 130 W za 800 Kčs, stolní nůžky na papír za 300 Kčs, desk. ampérmetr za 400 Kčs a jiné. Na dotazy známku. Veselý, Štěfov, Raisova 245. 197

Prodám nový megohmmetr „Isolavo“, origin. Hartman a Braun, za 5000 Kčs, dále elektr. 6TS po 300 Kčs. Václav Kučera, Plzeň, Benešova 88. 198

Koupím EK3, EBF2, EFM1 nové nebo část. použ. M. Prchal, Pardubice, Češkova ulice číslo 1582. 199

Koupím ACH1, AF3, AEL1 i jednotku. Zdeněk Volf, Uh. Hradiště, Velehradská 196. 200

Dám 807, 11K7, 11Q7 a j. Potřebuji 1 kg síranu nikeln., niklovou anodu (niklový plech) 0,20 až 2 kg. V. Trubka, Ústí n. L., Na nivách 42. 202

Vym. nový zkoušeč elektronek ZE1 Elektromechanika za radio Talisman nebo Phileta, tři rozsahy. J. Kufr, Čejeticíky 131. 203

Koupím: logaritm. pravítko, 2 mf trafo 460 až 485 kHz, nejradiji Mirva, 2 ellyty 32 μF/450 V elektř.: 2krát ECH11, EBF11, EB11, ECL11, UCL11, DL11, DCH11, DC11, též vyměn., nebo prod. tří kusy komplet. pojistky s automat. na 15 A, automat. třífáz. vypinač na 6 A, obyč. třífáz. vypinač na 25 A a elektronky VC1, 2B7, 5X4G, AC2. A. Král, Doubrava 318, okr. Fryštát - Těšín. 204

Koupím celé roč. Radiolaboratoře od I. roč. 1927, voltmetry a amperometry na st. i ss proud. Aku Nisse, eliminátory, elektr. 451, 452, 329. Navíječku na transf. s nárc. vedením drátu. Vyměn. 3krát DDD25, 1krát DDD11 a DC11 za EBF11, ECH11, EDD11. K. Cochlar, Trojanovice č. 16, p. Frenštát p. R. 205

Koupím ECH21, EBL21, EF22, F. Husák, Kfenovice u Brna 51. 206

Koupím univ. měř. nejradiji MULTAVI II. Adámek, Kostelec n. Orl. Mánesova 438. 207

Koupím amer. elektr. 12A8GT, 6A8, 35Z4GT, 35L6GT, 6F6, 6L6, 2A5. J. Pechánek, Hrubenice, p. Praskačka. 208

Koupím dobrý bater. přístroj a elektr. DCH11, DAF11 a po 2× DF11 nebo DF21, DL11, DL21, ale aspoň 85% a vyskúšané. Jozef Eliáš, daňový úřad v Komárne. 209

Mám čtyři nové elektr. RV12P2000 a potřebuji 4krát RV2,4P700. Vyměním kus za kus nebo koupím. K. Gerza, Praha VII, Schnirchova 13. 210

Prodám: 1krát RS237 (500) a AX1 (200), 2krát 2A3 (po 90), dva silné magn. pro pásk. mikr. (250), sadu trafo bat. tr. B (170), dva mf trafo 480 kca a duál (350), sif. trafo sek. st 2krát 500 V/200 mA - 4 V, 4 V (600), basdyn, Excello-Kino prům. 340 s bud. (650), vysokotón. reproduktor. prům. 100 (350), magn. přen. Siemens, vhod. pro nahr. (200), ozvuč. deska, sil. překl. 1200×1400 (360), motorek 12 V/20 A pro pohon dětsk. auta s převody (800), vstupní ámer. push-pull trafo (150), výst. trafo pro 2krát EL6 (150), tři bloky 4 μF/1400 V provoz (po 200), 15 roč. RA a Radiolab. V závorkách ceny v Kčs. K. Berka, Praha-Záhřibice, Záhřibice 20. 201

Řidi a za redakci odpovídá Ing. Miroslav Pacák

Tiskne a vydává ORBIS, tiskařské, nakladatelské a novinářské závody, národní pod. v Praze XII, Stalinovo 46. Redakce a administrace tamtéž. Telefon číslo 519-41*; 539-04; 539-06. Telegramy Orbis-Praha. ● „Elektronik“, časopis pro radiotechniku a obory příbuzné, vychází 12krát ročně první středu v měsíci (změna vyhrazena). Cena jednoho výtisku Kčs 15,—, předplatné na celý rok Kčs 160,—, na ½ roku Kčs 82,—, na ¼ roku Kčs 42,—. Do ciziny k předplatnému poštovné: výši sdělí administrace na dotaz. Předplatné lze poukázat v platném lístku poštovní spořitelny, čís. čítu 10 017, název účtu Orbis - Praha XII, na složence uveďte čitelnou a úplnou adresu a sdělení: předplatné „Elektronika“.

Prodavnica listu u Jugoslavii:
„Orbis“, Beograd, Terazije 2.

Otisk v jakékoli podobě je dovolen jen s přesenným svolením vydavatele a s uvedením původu. ● Nevyzýdané příspěvky vracejí redakce, jen byla-li přiložena frankovaná obálka se zpětnou adresou. ● Za případnost a veškerá práva ručí autoři příspěvků. ● Otiskované články jsou připravovány a kontrolované s největší péčí; autori, redakce, ani vydavatel nejmíjí však odpovědnosti za event. následky jejich aplikace. ● Křížkem (+) označené texty zařadila administrace.

Příští číslo vyjde druhého února 1949.

Redakční a insertní uzávěrka 15. ledna.

RELÉ

s otáčivou cívkou v silném magnetickém poli. Kontakty z drahého kovu. Cívka uložena na kamenech.

P:	500	Ω	spíná	při	as	0.04	mA	tlumené
Pl:	"	"	"	"	"	0.05	mA	"
D:	"	"	"	"	"	0.04	mA	"
F:	2000	"	"	"	"	0.01	mA	"

Fu: " " " " " 0.01 mA neflumené

Můžete snadno upgradit na citlivý měřicí přístroj aneb použít bez zesilovacích stupňů přímo ve sčítání s fotobuňkou, thermočímkem a t. p. Cena 81 Kčs

Bohuslav ŘÍHA, RADIO, PRAHA XII, Vinohradské nám. 6

MĚNIČE U17 Ln 26985

Koupí nebo vyměni dle dohody za jiný materiál

TESLA - odbor vývoj, nákupní odd., Praha XX, č. 800 tel. 551-41, 972-51, linka 290

1028a

Tonový generátor

i amatérsky sestavený koupím. Znač. *Ihned 1383* do ins. kanc. Grégra Praha, Panská 3

01027