



# Elektronik

Casopis pro radiotechniku a obory příbuzné

2

Ročník XXVIII • V Praze 2. února 1949

## OBSAH

Z domova i z ciziny . . . . .	24
Přesný čas telefonem . . . . .	24
První amatérský televizní přijímač v Československu . . . . .	25
Nový elektronický zesilovač . . . . .	26
Filtr proti hvizdu 9 kc/s . . . . .	27
Nářmy pro amatéry vysílače . . . . .	28
Dvojité a přemostěné člásky T . . . . .	29
O počítání s nepřesnými hodnotami . . . . .	30
K stavbě mikrofonního bučáku . . . . .	31
Zajímavý zesilovač pro gramofon . . . . .	31
Oscilátor s magickým okem . . . . .	32
Pokusy s osciloskopem . . . . .	33
Zesilovač se samočinnou tónovou clonou . . . . .	34
Zdokonalený miniaturní superhet . . . . .	37
Přestavba DKE pro elektr. řady U . . . . .	38
Škodí podžávování elektronikám? . . . . .	39
Přístroj k výrobě ozub. koleček . . . . .	40
Co nového v televizi . . . . .	40
Ohřívá lázní . . . . .	41
Symfonický orchestr . . . . .	42
Otakar Ostrříl na deskách . . . . .	42
Hlídky . . . . .	45–46
Knižní příloha: Měřicí metody a přístroje v radiotechnice: Titulní list, obsah a rejstřík.	

## Chystáme pro vás

Universální můstek na měření odporníků 0,001 Ω až 1,1 MΩ (ss nebo 1000 c/s), kapacit 1 pF až 11 000 μF (1000 c/s) a tgδ 0 až 1; indukčnosti 1 μH až 1200 H (100 c/s) a tgδ 0 až 10, Q 10 až 0 sestavený z běžných součástí. • Teorie a stavba třírozsahové cívkové soupravy • Prostý a výkonný bateriový přijímač s jednou elektronikou.

## Plánky

k návodům v tomto čísle nebyly vydané. Plánková služba t. č. zastavena, viz zprávu na str. 20 v č. 1/1949 (Z redakce).

## Z obsahu předchozího čísla

Bass-reflex • Nová zapojení měřicích přístrojů • Impulsová modulace • Záznamu na ocelovou strunu • Návod y: Výpočet výstupního transformátoru • Cechování tónových generátorů • Laděný vlnzesilovač • Přístroj k samočinnému dávání Morseových značek • Pajedo s předřadním odporem • Jak určit vnitřní odpor miliampermétru • Zkušenosť s amatérským přijímačem.

**Z**výšení cen některého zboží nově zavedenou všeobecnou daní postihlo také ony čtenáře tohoto listu, kteří si materiál ke své práci opatrují sami. Protože finanční prostředky většiny z nás nejsou neomezené, a protože také naléhavější úkoly průmyslu dál omezují příliv zboží naší spotřebě, setkáváme se tváři v tvář s příkazem doby, který zní šetřit.

Je vhodné uvádět předešlém, že toto slovo neznamená vždy a jen o mezonat. Mnohem výstižněji je význam ūčelné využit. Vpravdě není úsporu, jestliže omezíme spotředu i výrobu; v tom případě jsme neušetřili nic; k úspore dospíváme tenkrát, když z téhož množství výchozích hodnot vytvoříme produktu více nebo hodnotnějších, nebo když stejnou jejich kvantitu i kvalitu vyzáklame menším nákladem na čase, energií a materiálu, jež jsou surovinami našeho vytvoření.

Vysvětlíme-li tímto způsobem úkol, před nějž nás postavila přitomná chvíle, musíme se rozhlédnout po cestě k jeho splnění. V té souvislosti jen prospěje, naučíme-li se šetřit nejenom hmotnými, nýbrž také immateriálními složkami své práce. Zdá se sice, že úsporné snahy v měřítku naší drobné činnosti, at mā jen funkci tvorivé závady, anebo vyšší výzkumnickou úroveň, jsou neúměrně jejímu rozsahu a významu; že se tu prostě mnoho ušetřit nedá. Není tomu tak, uvážme-li svou početnost, a šetření má v každé době a ve všech oborech tak veliký význam hospodářský a mravní, že se vyplati nám i celku, navýkneme-li si na ně a učiníme-li ze snahy o úsporu trvalý závarek své dovednosti.

Abychom neplýtvali časem a energií, je nutné vybírat si přiměřené úkoly, a jako výchozí práci při uskutečnění hojně používat rozumu. Redaktor tohoto listu se často potkává se zanedbáním těchto zásad, i s jeho důsledky: dovedný a zkušený pracovník vybije své schopnosti na konstrukci menších a menších přijímačů, bez ohledu na to, že jejich hodnota je hluboko pod možnostmi, které nabízí spotřebovaný materiál. Zelenoučký začátečník se od své první krystalky rozebíhne na přístroj složitý a náročný, o jehož složení a činnosti má jen milhouvou představu. Starý pracovník „měří“ jenom prsty, sluchem nebo nanejvýš žárovkovou zkoušecíkou, jako by jej nelhostný zvuk zavál na poušť s minimálnimi možnostmi.

Další časté pozorování: i když je vybrán úkol vhodný, láká jeho uskutečnění tak mocně, že se nedočkává tvůrce nechce zdržovat s prací na papíre, a začne hned stavět. Proto mnohý výrobek připomíná dýmkou přestavěnou v saxofon, a tato povídavá spojitost není omezena jenom na dilo vyšlá z domácí dílny začátečníkovy. V důsledku plánování od obrysů až po drobnosti tak, aby prvky tvorily homogenní a organický srostlý celek, nemnoho vynikáme. Platí tu, co jsme už měli přiležitost připomenout: velké dilo dokáže jenom velcí lidé, kteří nezanedbali přiležitost k harmonickému rozvinutí všech svých schopností, a kteří, šetříce vším, čeho používají ke své práci, nešetří.

nýbrž hojně využívají svých nástrojů duchovních ještě dříve, než sáhnou po píce nebo šroubováku. Experiment, pokus, zkouška a také časté omyly a jejich opravy jsou ovšem oprávněné a nezbytné tam, kde se vydíváme na neznámou cestu; nesmíme ovšem nahrazovat zkoušením a týpáním kteroukoliv zákonitost svého oboru, kterou jsme mohli už dříve poznat a ovědánout.

Snaha o úspornost má i svoje prostředky vnitřní. Jsou to účelnost a pořádek. Snad nikdo si nerozvítí za zády pětistovku, postačí-li čtyřicetitová žárovka nad pracovním stolem, ale méně markantní prohřešky proti účelnosti jsou časté a neméně škodlivé. V době dostatku výrobcům materiálu se rozhořelo využívání dokonalých, nadbytečně výkonných elektronek pro přijímače všední, ne-li zbytečné, a tento způsob dnes není oprávněn. Týž dostatek materiálu způsobil v mnohé domácí dílně přeplnění skladu, takže už dříve


## PŘÍKAZ DOBY

zanikl přehled o tom, co vlastně obsahuje. Jestliže dnes naše zásoby materiálu — bud tady zdůrazněno, že jsou to věci většinou bezcenné pro využití průmyslové — vezrostly na mnohonásobek někdejšího stavu možnostmi nákupu ve výprodeji, je povinností vlastníkůvou, aby ziskané věci roztrídil, uložil a také v užitl, bud k obohacení své dílny, nebo výměnou toho, co nepotřebuje, za věc potřebnou. Tím zároveň prospěje jinému, kdo hledá právě nabízenou věc. Nepoužitelné zvláštnosti a zbytky patří do odpadového materiálu, a i to je požadavkem úspornosti, když se jich zbavíme a uvolníme místo pro věci potřebnější.

Udržování pořádku jeví se mnohem jako činnost zcela neproduktivní, a jeho pracovní prostředí vypadá podle toho: směs krabítek všech formátů, druhu a stavu, a v nich ještě větší změť materiálu i nástrojů, kde se jen šťastnou náhodou najde to, čeho je právě potřeba. Mnohé ohoulostivé součásti v takovém prostředí hynou násilnou smrtí, a pak se ozývají neoprávněné stesky na nedostatek materiálu, když není v nejbližším obchodě bohatý výběr toho, co právě potřebujeme.

Nemály a dnes velmi cenný prospeč z důsledné snahy o účelné využití statků není ovšem zadarmo. Samotné udržování pořádku a přehledu v zásobách jakoli skromných si vyžadá čas, který by znicením tvůrce nejraději směnil v pracovní výsledky efektnejší. Ale jak již věci spolu souvisí, promítá se dobrý pořádek ve věcech i do oblasti myšlenkové, a z ní zase do výrobků duševních i hmotných. Na nich také je zcela vidět cvik v soustavnosti a rádu, ziskaný prací zdánlivě podružnou. Právě to, spolu s nejdřív posuzováním, které prozrajuje, jak časté je mezi námi neuvedomění a téměř okázalé nedbání pravidel pořádku a účelnosti, je vysvětléním, proč se všech pokynů právě toto doporučení nejčastěji předkládáme k úvaze.

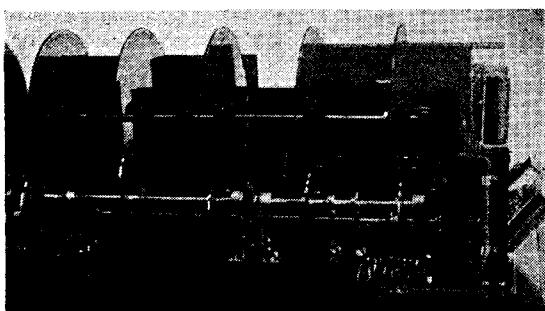Účelné využití či šetření v pravém smyslu slova je závazkem, jemuž se nemůže vyhýbat ani drobná domácí dílna jednotlivcová. Vyžaduje rozmyšlení, plán i úsilí, které se však dnes a vždy stědce vyploďceji.



## PŘESNÝ ČAS TELEFONEM

Vytočíme-li na pražské telefonní síti číslo 039, ozve se ze sluchátka přijemný ženský hlas, který účastníku ohláší přesný čas s chybou nejvýše 0,5 vteřiny. Děje se to slovy na př. dvacet - padesát sedm - čtyřicet vteřin, a desetinu vteřiny trvající tón udá poté přesný čas. Hlášení se opakuje 10., 20., 30., 40., 50. vteřinu každé minuty, a při celé minutě místo čísla vteřin se ozve slovo „přesný“. Podstatu zařízení, jímž poštovní správa rozmnázila své cenné služby abonentům, není starším čtenářům tohoto listu neznám; podobné hlášení je možno vyslechnout na telefonní síti mnohačet velkých měst, a více než před deseti lety byl v tomto listě popsán automat londýnský.

Podstatnou jeho částí jsou přesné druhotné hodiny, umístěny v poštovní časové ústředně na hlavní poště v Praze a řízené synchronizujícími impulsy z ústavu Státní hvězdárny pro přesný čas. Jmenovaný ústav má přesné matečné hodiny, vhodně uložené a denně kontrolované podle zahraničních časových signálů; byla o nich zmínka v souvislosti s novým časovým signálem čs. rozhlasu v RA číslo 11/1947, str. 294. Těmito hodinami jsou řízeny druhotné hodiny poštovní časové služby. Tyto dávají přímo onen krátký signál každých 10 vteřin, a současně udržují ve správném chodu přístroj se zvukovými záznamy hlášení. Zjednodušené schema ukazuje připojený obrázek.

Motorek, napojený z akumulátoru, pohání přes převod řadu skleněných kotoučů rychlostí jedna otáčka za vteřinu. Kotouče jsou dvojité, a mezi nimi je zálepou filmový záZNAM hlášení, naftografovaný podle mezinárodní kinematografické normy na soustředných kruzech (nikoli ve spirále). ZáZNAM je amplitudový, a snímá se s každým kotoučem samostatným zařízením s prosvětlovací žárovkou, hranaolem a optikou, a fotoelektrickým článekem. Rychlosť motoru je přibližně nastavena reostatem, jemně ji udržuje relé, spínající odpor v obvodu magnetu motorku, a řízené impulsy z druhotných hodin.


S hřidelem kotouče je vázáno několik hřidel vačkových. Jeden z nich posouvá snímací zařízení na kotouči s hlášením vteřinovým, a to o krok při každém hlášení; pohybuje se tedy každých deset vteřin. Další posouvá současně tři snímací zařízení, která přisluší hlášení minut a jsou na třech kotoučích, jak je vyznačeno v obrázku. Zvláštní zařízení peče o to, aby svítila jen žárovka kotouče právě používaného. Tyto vačky se poootočí každou minutu. Hlášení hodin je rozděleno na dva kotouče a příslušné vačky se poootočí každou hodinu.

Čtenář jistě pochopil, že souvislé hlášení je snímáno postupně se tří různých kotoučů: nejprve s hodinovým, poté s minutovým a vzájemně se vteřinovým. Zá-

První dva kotouče zprava obsahují záznam hodinový, další tři „vyslovují“ minuty a poslední, jehož je na vedlejším snímku jen část, odříkává vteřiny. Vačky na hřidlech v popředí řídí posun snímacích fotonek. — Na snímku dole jsou druhotné hodiny a releová soustava časového automatu,

stále s touž intonací, aby postupně nahraná slova na sebe zvukově dobře vázala.

Hlášení času telefonem se v Praze po prvé ozvalo 10. prosince 1948, a třeba nebylo zvlášť oznamováno, vžilo se též natolik, že už 11. ledna t. r. dovršilo první milion dotazů abonentů. Za obvyklý poplatek vyslechnete každý volající hlášení dvakrát, poté je samočinně odpojen. Dokud nebylo toto odpojení zavedeno, poslouchali totiž mnozí zájemci o přesný čas mnohem déle, obrazovali neužitečně dvacet přípojných možností a ze-

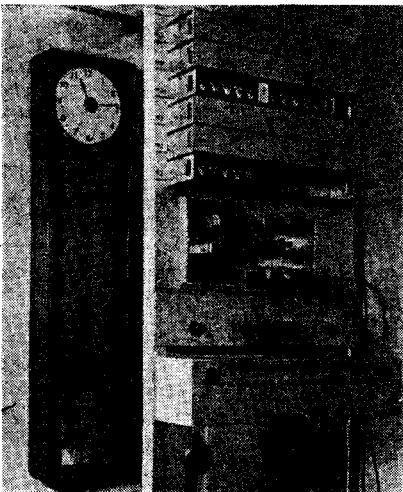

## Z DOMOVA

jména vedle interessantní, ale rušivé rozhovory s ostatními neznámými, kteří právě také volali 039. Proto je milá „Alžběta“, jak časovému automatu přezděli jeho strážci, tak skoupá na slovo, a nestačíte-li najít své hodinky za dvojí hlášení, musíte ji zavolat znova, a ovšem znova zaplatit. Vyskytuje se na ni polmluvy, že nemá „zlatý hlas, nevříz pivo bas“; ve skutečnosti se tak nevděčně zachovali ti abonenti, kteří zavolali při některé krátké poruše, a místo „Alžběty“ slyšeli obětavého technika, který ji v oné době zastupoval ústně.


### Stabilní odpory

Známá americká firma *IRC* uvedla na trh nový druh odporů pro použití v přijimačích a jiných elektronických zařízeních. Odpory mají běžný vzhled amerických výrobků (odporová hmota je zalita v bakelitovém obalu barevně značeném), svými vlastnostmi se však blíží nejlepším výrobkům pro měření účely. Změny teploty  $-55^{\circ}$  až  $+105^{\circ}$  C působí změnu odporu ( $\rho_0 + 25^{\circ}$ )  $\pm 2,5\%$ , 250 hodin pomomení do vody zvětší odpor pouze o 0,5 %, největší změna odporu po vystavení střídavým účinkům slané vody je pouze 3 %, 200 hodinové nepřetržité zářízení a provoz při ohřátí o 85 % C změní odpor průměrně o 2,5 %. Citlivost na velikost svorkového napětí je 0,005 %/V. Odpory se již běžně dodávají za cenu výrobků dřívějších a nasou obchodní označení *BT*. Vyrábějí se ve čtyřech velikostech, třetina, polovina, jeden a dva wattu (podle americké normy je povolené zatížení odporu takové, které způsobí po 1000 hodinách nepřetržitého provozu změnu odporu menší než 10 %). Proc. I.R.E. 48/ listopad/18A.)

Znázorněny na všech kotoučích se proto začínají na poloměrech v jediné řadě. Aby však současně nemluvily všechny kotouče, což by se jinak stalo, protože fotoelektrické článnky jsou vedeny na jediný zasilovač, je tu ještě další vačkový hřidel, který zvedá clony mezi osvětlovací optikou a záznamem vždy na ten okamžik, kdy se má ozvat hlášení z příslušného kotouče, po všecky ostatní čas jsou záznamy zastíněny. Podstata časového automatu je tedy prostá, a je povětšině věci jemně mechaniky a běžné telefonní techniky, i když, jak dokládají snímky, jde o přístroj poměrně složitý.

Sám záznam na mluvici kotouč nebyl však jistě snadný, uvádíme-li, že jedno hlášení nebylo nahráváno současně, nýbrž skládá se ze tří samostatně proneseňých slov. Divka, která u švédské firmy *Ericsson* záznam nahrávala, jistě neměla tlouhu snadnou, a musela snad nejenom začátky oněch nahraných devadesát rčení přesně časovat, nýbrž vyslovit i dlouhé složené číslovky za vteřinu a zachovat při tom srozumitelnost, a zejména mluvit

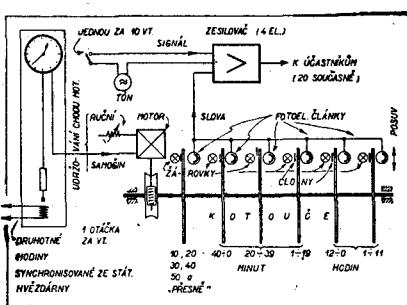Vlevo schematické znázornění činnosti samočinným hlášení se strany motorku a převodů.



časového automatu. — Vpravo pohled na



# První amatérský TELEVISNÍ PŘIJIMAČ

v ČSR

Jiří Burian, Plzeň


**V**yhledáka na vysílání televizních pořadů, ohlášené po dobu trvání podzimního pražského veletrhu, pobídla autora k sestavení improvizované aparatury pro jejich příjem. Při pokusech, konaných v Plzni, t. j. asi 100 km od vysílače,

## I Z CIZINY

nebyly a z mnoha důvodů ani nemohly být výsledky brilantní: značná vzdálenost, nepravidelné a většinou jen krátké vysílání, přístroj sestavený z dostupných součástí a ovšem i nedostatek zkušenosti měly citelný omezuječí vliv. Přesto však pokus prokázal možnost příjmu i za uvedených ztížených podmínek.

Pokusný přijimač měl jako antenu směrový dipól, připojený souosým kabelem 80 ohmů. Ví řezičovací stupeň (1) vedl signál na součtvorový směšovač s odděleným oscilátorem, který jej proměnil v mf kmitočet. V následujících třech stupních (4, 5, 6) s tlumenými filtry byl mf signál zesílen a připraven pro demodulaci (7), odkud byla obrazová modulace po jediném zesílení (8) vedena na mřížku obrazovky, kdežto synchronizující impulsy šly přes oddělovací elektronku (9) na obrazkový a rádkový multivibrátor (10, 11; 13, 14). Získané pilové kmity bědily dvojtriodové řezičovací (12 a 15), které dávaly souměrné napětí odchylovacím destičkám obrazovky (19). Byla tu jen pro kontrolu a měla střítko 7 cm; přístroj však dovoloval připojit obrazovku DG16-2 s obrázkem asi jako pohlednice. — Přístroj napájely tři samostatné eliminátory, (16) pro přijimač, (17) pro časové základny a (18) s vysokým napětím pro obrazovku. Napájecí proud pro přijimač musí být důkladně filtrován, protože bručení se projeví jako dva tmavé pruhy přes obrázek. Zejména multivibrátoru musí být vzájemně dobře stíněny, aby na sebe nezádaně nepůsobily. Také obraz-

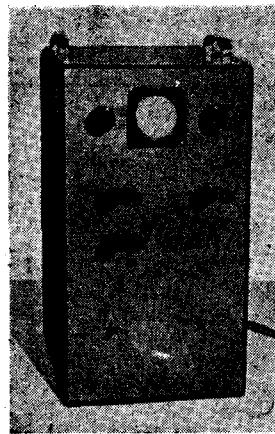Jen hlavní řídící prvky jsou vedené obrazovky: jas, kontrast, doladění, bod, synchronizace, pojistka a spinač.



zovka je v tomto směru náročnější než jinak, aby obrázek neměl příliš mnoho vad.



Z důvodů, udaných na počátku, nebyly získané obrázky zcela jasné, a také proto, že filtry nepronásledovaly celé potřebné pásmo 6 Mc/s, neměly plnou dosažitelnou jemnost. Nicméně se několikrát podařilo získat obraz tak zřetelný, že bylo možno sledovat vysílaný pořad. Přístroj sám neměl část pro příjem fm zvukového signálu. Přijímal jsem jej náhražkově rozladěním komunikačního superhetu.

Mimo ostatní poznatky vzešlo z prvních, bohužel časově velmi omezených pokusu zjištění, že rozvoj prací soukromých zájemců bude možný teprve až dojde k pra-

videlnému, byť pokusnému vysílání. Bez této možnosti je jednotlivci lákavý nový obor uzavřen téměř hermeticky.
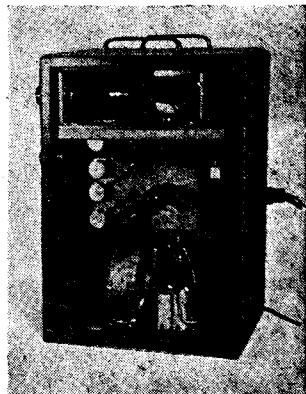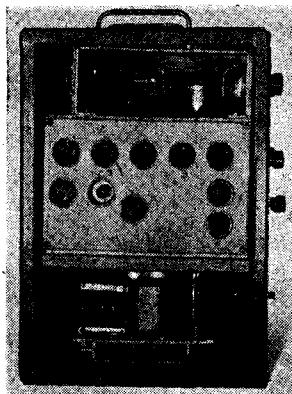
### Uplatnění pro elektrotechniku

Téměř pět stran s inseráty, jimiž americké odborné firmy hledají radiotechniky a vyšším vzděláním a fyziky, nacházíme v množství obchodních oznámení listopadového čís. čas. Proceedings of the Institute of Radio Engineers. Nejvíce jsou na března místa odborníkům v nových odnožích radiotechniky, jako je radar, navigace, pulsová technika, mikrovlny, dálkové řízení, televize, vakuová technika elektrotechnické počítací přístroje, keramika, faksimile, roentgen, jemná mechanika, a zejména také místa učitelská pro základní a speciální obory, a uplatnění pro technické textury. Začáteční plat bývá udáván 250 až 300 dolarů měsíčně; nevelká lokální vyšší škola nabízí učiteli 3300 dolarů za 9 měsíců. Nápadná, výtvarná úprava obchodních oznámení, ve Spojených státech obvyklá, je využívána i v tomto oboru: RCA Victor hledá spolupracovníky insérátem na celé straně, a jeho polovici zaujímá snímek oceánské lodi, fízené loranem. Není snad známější firmy, kterou bychom v této soutěži hledajících nenašli. — Skromnější formou i rozsahem jsou nabídky uchazečů o práci, které IRE zdarma otiskuje svým členům ve vojenské službě. Udává se v nich nejen stupeň vzdělání, praxe a věk, nýbrž i rodinný stav, počet dětí a pracovní záměr. V téměř čísle jmenovaného listu bylo jich napočeteno 13.



Vlevo pohled se strany. Nahore obrazovka a připojka pro druhou, pod ní přijmač obrazu, dole eliminátor časových základen.

Vpravo pohled se druhé strany, uprostřed jsou generátory časových základen, dole napájecí část obrazovky.

Dole: Zjednodušené zapojení amatérského tv přijítku na snímcích.


### Nadzvukové zkoušení laku

American Chemical Society zavedla v poslední době nové zkoušky jakosti laku na kovy. Vzorek laku je nanesen na zkušební destičku ze stejného materiálu, jako při skutečném použití, a destička je potom vystavena silným nadzvukovým kmitům. Intensita, která poruší povrch lakové vrstvy, je měřitkem trvanlivosti laku, protože se podle ní dá soudit, jak dlouho za normálních podmínek laková vrstva vydrží. (Radio Electronics, listopad 1948, str. 11.)

rn.
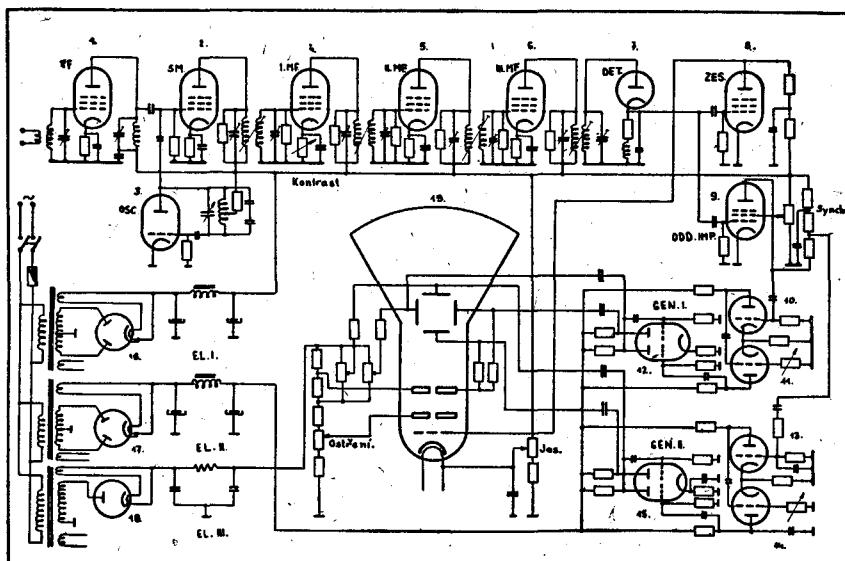
### Rozhlas ve Švédsku

Ve Švédsku dosáhl koncem min. roku počet rozhlasových koncesí 1 994 857, t. j. na tisíc obyvatel připadají 292 přístroje. U nás máme na tisíc obyvatel 155 přijímačů (v Čechách 195), v září 1938 bylo v republice na tisíc obyvatel jen 80 přijímačů. Z toho jasné vidíme, jak se nám, výkou poškozenému státu, dří rychle dohnáet stát, který neválčil už 100 let. ri



# NOVÝ ELEKTRONICKÝ ZESILOVAČ

„To je první významný soupeř přijímacích elektronek za celých čtyřicet let jejich historie,“ prohlásil dr. Bown, člen Bell Telephone Laboratories na schůzce s vedoucími techniky předních elektrotechnických podniků v New Yorku 30. června 1948, kdy byl po prvé veřejně předveden zesilující krystal. detektor.

**N**ový elektronický prvek, pojmenovaný transistor,\* se nijak nepodobá běžné elektronice. Později uvidíme, že je založen na jiném principu, jeho vlastnosti však naznačují, že snad brzy nahradí většinu dosavadních elektronek pro nejběžnější zesilovače a oscilátory.

Hlavní části transistoru je zrno kovu germania, připájené na kovovou destičku, a dva wolframové drátky, které se ostrými hrotami dotýkají povrchu germania v bozech, vzdálených 0,05 mm. To vše chrání prostá kovová trubička o průměru 5 mm a délce 16 mm, takže jich lze nabrat do hrsti více než stovku.

Transistor tedy vzhledem i podstatou připomíná známé krystalové diody, používané jako detektory pro centimetrové vlny; nemá žhavou kathodu, ani baňku s vakuem, a nepotřebuje ovšem ani zdroj pro žhavení vlákna.

## Jak transistor pracuje

Střídavé vstupní napětí, které chceme zesilit, přivedeme do obvodu prvního hrotu (emisního), obrázek 1. Tento hrot má kladné předpětí několik desetin voltu. Na druhý hrot (sběrač) přiložíme záporné napětí několik desítek voltů a st výstupní napětí odeberáme na odporu  $R$  v obvodu sběrače.

Předpětí dotyku se nastaví tak, aby proud, tekoucí ve výstupním obvodu, byl stejný nebo větší než proud ve vstupním obvodu. Ménime-li vstupní napětí, mění se i vstupní proud  $I_e$ , a těmto změnám odpovídají změny výstupního proudu  $I_c$ . Musíme připomenout, že vstupní impedance emisního obvodu je malá, neboť při kladném napětí je odporník germaniového bloku malý (krystalová dioda je „otevřená“), kdežto výstupní impedance sběrače je značná, až 100 000 ohmů, neboť je to směr, kterým krystalová dioda propouští jen nepatrně.

Je-li při správné funkci výstupní střídavý proud stejný nebo větší než vstupní proud, je patrné, že z velkého užitečného odporu  $R$  se dá odebráti výkon větší než byl přiveden na vstup a nastává tedy zesilovací účinek.

## Použití nové techniky


Bellovy laboratoře připravily účastníkům schůzky možnost, posoudit hotové a technicky propracované přístroje, osazené transistory. Dr. Bown mluvil do obyčejného mikrofonu, ke kterému připojil drobný zesilovač s transistorem; potřebné předpětí dodával mikrofonní obvod, napájený telefonní baterií městské ústředny. Po připojení zesilovače mohli posluchači okamžitě konstatovat ve sluchátkách

Obraz 5. Ukázka velikosti transistoru

podstatné zesílení, neboť u transistoru odpadá čas k mažhavění elektronek.


Další možnost užití transistoru předvedl demonstrátor na televizním přijímači, jímž byl zachycován pořad místní stanice. Do jeho výstupního obvodu vložil umělý útlum, tak velký, že obraz stínítka obrázovky zmizel. Pak do obvodu zapojil dvoustupňový transistorový zesilovač, zamontovaný v malé krabičce, a obraz se znovu objevil v původní jasnosti.

Největší zájem však vzbudil malý rozhlasový přijímač pro střední a krátké

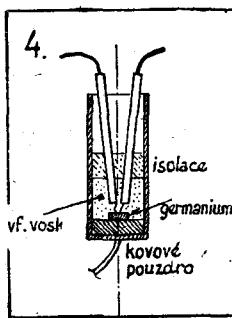

Obraz 4.  
Schematický řez  
transistorem

vlny, ve kterém byly elektronky nahrazeny transistory, takže tu nebylo jediné žhavé vlátko nebo prostor s vakuem. Superhetový přijímač, složený z výstupního obvodu, směšovače, tří mimo výstupního obvodu, detekce a čtyř stupňů záporného záblesku, byl napájen ze sítě přes usměrňovač. Jako směšovač a druhá detekce pracovaly germaniové diody, sítovací část měla dva selénové usměrňovače články. Ostatní stupně, i zpětnovazební oscilátor, byly osazeny transistory, jichž bylo v přijímači celkem 11. Přes to byly rozměry přístroje velmi malé a jeho dobrá funkce účastníků překvapila.

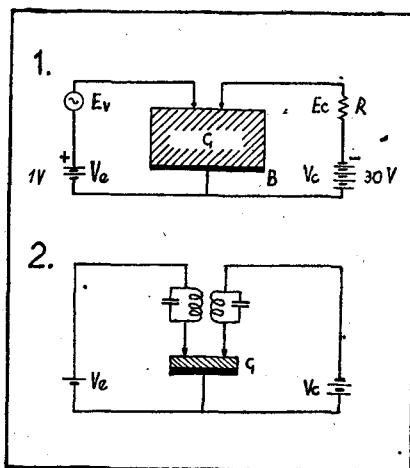

\* Viz také E-RA číslo 11/1948, str. 257, „Konec elektronek“.



Z dalších aplikací uvedl přednášející zjména miniaturní přístroje pro nedoslychavé, kde transistor bude bez soutěže nejen pro rozměry menší než subminiaturní elektronky, ale hlavně proto, že odpadnou žhavici zdroje. — Osvědčí-li se v praktickém provozu, bude nepostradatelný pro všechny druhy přenosných radiotelefonních stanic k účelům kontrolním, dopravním, policejním, vojenským atd.

## Jak byl objeven transistor

Transistor je příkladem objevu kolektivního; vznikl společnou prací skupiny techniků, kteří rozvinuli a vypracovali štastnou myšlenku jednoho z členů skupiny. Už před druhou světovou válkou a během ní zabývali se odborníci z Bellových laboratoří i z jiných podniků a ústavů výzkumem polovodičů, látek, které za různých fyzikálních stavů mění svou vodivost. V popředí zájmu byl odědávána kysličník měďnatý, selen, galenit a novější hlavně křemík a germanium, u nichž tyto zjevy byly nejvýraznější. Některé výzkumy vedly ke konstrukci křemíkových a germaniových diod pro centimetrové vlny, jiné k thermistorům, které stabilisují napětí nejrůznějších slaboproudých zařízení.

O vnitřní struktuře těchto hmot, o mechanismu vedení proudu se objevovaly různé hypotézy, a fyzikální časopisy se v poslední době plnily pracemi, které učovaly nové výhledy do struktury pevných hmot a naznačovaly, že fyzikální vlastnosti polovodičů skrývají netušené možnosti.

## Vlastnosti polovodičů

U isolantů jsou elektrony vázány v atomech tak pevně, že se odděluji vnějšími silami jen velmi těžko. Z atomů kovů, jež jsou vesměs dobrými vodiči, uvolňují se elektrony na př. vlivem elektrického pole tak snadno, že jejich tok způsobí elektrický proud ve vodiči. Struktura polovodičů je však taková, že vlivem přimíšení nebo jiných okolností se elektrony snadno uvolňují jen ze zlomku kalciového počtu atomů. Přiloží-li se elektrické pole, putují elektrony ke kladnému pólu a vytvářejí tak slabý proud. To jsou tak zvané polovodiče typu N.

Jiné přimíšeniny nebo odlišné fyzikální

Obraz 1. Základní schéma pro zapojení transistoru. — Ve - vstupní předpět. — Vc - záporný vstupní předpět. — R - užitečný odpór. — Ev - střídavé vstupní napětí. — Ec - střídavé výstupní napětí na spotřebiči. — G - germaniový bloček. — B - kovová destička.

Pod tím obraz 2. Transistor jako oscilátor.

podmínky mohou však ovlivnit vnitřní strukturu tak, že elektronu je v prostorovém mřížovém nedostatek. Pak po připojení elektrického pole začnou se tyto „díry“ postupně vyplňovat elektrony sousedních atomů, což se na věnek jeví tak, jako by jakési pomyslné pozitivní částečky elektriny putovaly k zápornému pólmu. To jsou polovodiče typu P.

Při zkoumání platnosti této teorie zjistil fyzik Shockley, že se zdá, jako by na povrchu polovodiče, v bezprostřední blízkosti dotykového hrotu s kladným napětím vznikla malá oblast, v níž se jeví silná vodivost typu P, zatím co vnitřek zůstává vodičem typu N. Jeho spolupracovníci, Brattain a Bardeen, vložili do této malé plošky další hrot se záporným napětím, a skutečně mezi oběma hrotami pozorovali poměrně silný proud, jehož intenzita se velmi značně měnila při malých změnách + napětí na prvním hrotu.

Hned jim připadlo srovnání se zesilovací elektronkou, kde také malé napětí řídící mřížky ovládá značný anodový proud. U elektronky však musíme elektrony, které chceme řídit, nejdříve vypudit z povrchu katody tím, že její molekuly prudce rozkmitáme rozžáváním a pak jim v baňce elektronky musíme odstranit z cesty molekul vzduchu, t. j. musíme vzduch z baňky vyčerpat na vysoké vakuum. U zesilovače nového typu však tok elektronů zůstává uvnitř polovodiče, takže odpadá energetická potřebná k výstupu elektronů z povrchu, a není třeba ani vakua. Místo elektronky, která je složitým výrobkem s chouloustivou a drahou technologií, nastupuje nepatrné zrno polovodiče, ve kterém se celý zesilovací proces odehrává.

Význam tohoto objevu byl vedoucími techniky BTL ihned oceněn, zatím však zůstal v tajnosti a byl nejdříve organizován štáb pracovníků pro zhodnocení vynálezu. Po několikaleté práci přišly Bellovy laboratoře s hotovými přístroji, které plně využívají výhodných vlastností transistorů, a současně theoretici fyzikové Bellova koncernu uverejnili ve *Physical Review* první údaje o fyzikálních vlastnostech polovodičů, které podmiňují funkci transistorů.

#### Několik technických údajů

Při základním zapojení podle obrázku 1. se dosáhne zisku 20 dB, t. j. 100násobného zesílení výkonu. Charakteristiky transistorů jsou naznačeny na obrázku 3. Transistor lze také zapojit jako oscilátor se zpětnou vazbou podle obrázku 2. Protože elektrony se pohybují v polovodičích při použití malých napětí poměrně pomalu, je i při nepatrné vzdálenosti obou dotyků čas průchodu elektronů poměrně dlouhý, takže zesílení je účinné jen asi do 10 Mc/s. Při větších frekvencích nastává takové zpoždování, že výkon zesilovače podstatně klesne, podobně jako u elektromek s velkou vzdáleností kathody a anody. Použití nového principu pro větší kmitočty, které by vyžadovalo vyšších napětí, je zatím ve výzkumu. Životnost nového zesilovače je značná, neboť transistor neobsahuje příliš chouloustivé nebo opotřebitelné součásti.

Životní otázkou je ovšem stabilní provedení dotykových hrotů a jejich odolnost proti otesanu a jiným vnějším vlivům.

S těmito problémy se však výrobní firmy již vyrovnaly při konstrukci germaniových diod, jejichž nové moderní typy mají v tomto směru vynikající vlastnosti. Ze také výrobně je transistor poměrně jednoduchý, je samozřejmě, zejména ve srovnání s elektronkou, neboť odpadne nejobtížnější výrobní operace — čerpání. To znamená, že po vypracování seriových výrobních metod bude jejich výrobní cena značně menší než u elektronek.

Užití využití zdrojů je poměrně značná (25 %), neboť z obvyklých okolností je celkový příkon asi 0,1 W, zatím co výstupní st výkon je 25 mW. Odstranění žhavé katody má význam nejen se stanoviska úspory žhavicích zdrojů, nýbrž i v přístrojích, kde byl dosud velký počet elektronek na malém prostoru, jako na př. u elektrických počítacích robotů nebo mnohonásobových komunikačních zařízení, a kde proto dissipace tepla byla jedním z podstatných technických problémů.

#### Omezující činitelé

Transistor má ovšem také některé vlastnosti, které omezují rozsah jeho použití. Výstupní výkon základní jednotky je u dosavadních typů zatím nejvýše 25 mW a lze jej stupňovat jen dvojčinným nebo paralelním spojením dvou nebo více jednotek. Transistor, který by mohl dodat výkon několika wattů, zatím nebylo možno vyrobit, pro poměrně malou prouďovou přetížitelnost dotyků. Jednou z méně přijemných vlastností transistorů je také okolnost, že vnitřní šum, způsobený nepravidelnou fluktuací elektronů, je větší než u běžných vakuových triod.


Nelze rovněž opomítnout, že u transistoru jsou obrácené poměry než u elektronky, neboť vstup je nízkoohrový, kdežto výstup má poměrně značný odpor. Tato okolnost ovšem vyžaduje jiné přizpůsobení vnějších obvodů, takže většinou nelze použít standardních prvků, a je nutno vytvořit novou, pro tyto poměry vhodnější zapojovací techniku.

Přes tyto obtíže je však zjevné, že u zařízení pro nízké a střední kmitočty znamená „krystalová trioda“ opravdu radikální krok vpřed, a že ve spojení s moderními tištěnými okruhy vede k dalšímu zmenšování rozměrů a prouďové spotřeby elektronických zařízení.

-jt-

## FILTR


### proti hvizdu 9 kc/s

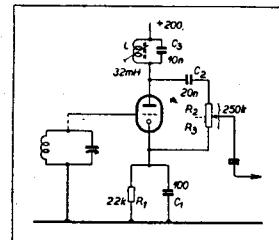

Vyloučení nepřijemného hvizdu 9 kc/s, který reproducuje zejména jakostní příjimače s věrným přednesem, a který vzniká záznění nosných kmitočtů sousedních vysílačů dá se dosáhnout obvodem podle připojeného obrázku. Tvoří jej můstek, jehož částí je elektronka, která pracuje jako detektor dolním ohybením charakteristiky (tak zv. anodový), a dalším obvodem dodává napětí z kathodového odporu. V anodovém obvodu je resonanční obvod na 9 kc/s, složený z indukčnosti asi 30 mH a kondenzátorem 10 nF, a s činitelem jakosti běžně dosažitelným. Mezi anodou a katodou je vřazen dělič z odporníkem R2 a R3, izolovaný kondenzátorem C2. Postavením děliče se nastaví úplnost potlačení rušivého kmitočtu, který je určen přibližně resonancí obvodu L-C3.

Cinnost obvodu je tato: Na kathodovém obvodu vzniká demodulaci celá tónová složka pořadu včetně hvizdu, na anodovém obvodu se vytvori jen napětí o resonančním kmitočtu, neboť pro ostatní má tento obvod zanedbatelnou impedanci. Zmíněná dvě napěti se vektorově sčítají a tento součet působí mezi anodou a katodou elektronky, kam je právě zapojen zmíněný dělič. Předpokládejeme, že signál 9 kc/s je stejný na anodovém i kathodovém obvodu; protože v resonanci představuje obvod L-C3 ohmický odpór, jsou napěti přesně v opačné fázi. Nastavíme-li dělic R2-R3 právě na stejně hodnoty, ruší se obě napěti 9 kc/s a do výstupu přejde jen ostatní část pásma, zeslabená děličem R2-R3 na polovici. Kondenzátor C2 musí být tak veliký, aby jeho reaktance při nejnižších kmitočtech, které chceme přenáset (30 až 50 c/s) byla asi rovna R2 + R3. Zmenšíme-li C2, nastane mírné zvětšení basu, které může nebo nemusí být vtipáno. Příliš malý C2 může zavinít nestálost a nf oscilace.

Při využívání vypadáme některou, značně hvizdající dvojici vysílačů, nejlépe v přestávkách vysílání, dělič R2-R3 nastavíme asi na polovici. Dládime indukčnost L na nejslabší hvizdu, opravíme postavení děliče na minimum, atd. až do změření hvizdu. Autofil udává, že při potlačení kmitočtu 9 kc/s na nulu je kmitočet 8400 zeslaben jen o 3 dB, mali obvod L-C3 činitel jakosti 15. — Těhož obvodu je možné použít i pro nf stupeň, zapojený podobně jako detektor; odpadne jen kathodový kondenzátor a předpřetí elektronky musí být upraveno tak, aby nenastala demodulace (svod řídící mřížky elektronky z vhodné odběrové R1). V každém případě si vyžádá takový filtr jeden elektronkový stupeň se ziskem 0,5, což u nákladnějších přístrojů (kde jediné tak důkladně hvizd potlačujeme) není podstatnou závadou. (P. A. Childs, A 9 kc/s Whistle Filter; Electronic Engineering, květen 1948.)

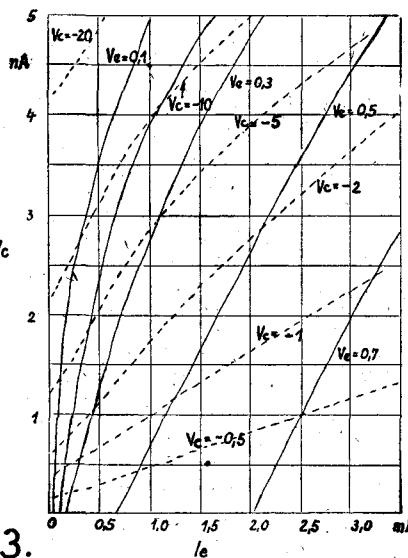

Obrázek 3. Charakteristiky transistoru. Závislost výstupního proudu  $I_c$  na vstupním proudu  $I_e$  pro různých napěťích. —  $V_e$  - napětí na vstupním hrotu. —  $V_c$  - napětí na sběrači. Všichni se nezávisle dvě veličiny, jsou už další dvě jednoznačně určeny.

# NÁMĚTY PRO AMATÉRY VYSILAČE

## *FM-oscilátor s krystalem*



Nejlepším oscilátorem pro amatérské vysílače FM jsou obvody řízené kryštalem, které bez složitých zapojení udržují přesně střední kmitočet. Dosud nebylo však známo zapojení, které by krytalový oscilátor modulovalo přímo kmitočtové, a zapojení pro fázovou modulaci, dosud používané některými zahraničními výrobcí, má několik nectností. Malý kmitočtový zdvih, parazitní amplitudovou modulaci a dosti choulostivé zapojení. Zajímavý příspěvkem k řešení tohoto problému je obvod, který vyuvinul *W. P. Masson* v laboratorích *Bell Telephone* (obraz 1). Krystal má tři polepy. Mezi dva je zapojena elektronka V2 jako obvyklý krytalový oscilátor. Elektronka V1 je zapojena jako reaktanční s indukčním výstupem mezi třetí a zemní polep krystalu a její mřížka je buzena nf modulačním napětím. Velikost indukčnosti L1 a jejího odběru jsou nastaveny tak, aby neutralisovaly převažující kapacitní impedanční krystalu. Frekvenční zdvih je dobré lineární a zcela bez amplitudové modulace může dosáhnout až asi 0,7 %, což znamená asi  $\pm 70$  kc při frekvenci 10 Mc/s nosné vlny. Lze proto použít tohoto zapojení přímo pro FM se širokým pásmem bez mnoha násobicích stupňů. (USA pat. č. 2 424 246, *Radio Craft*, July 1948, str. 37.)

## Náhrada mf. transformátoru pro diskriminátor

Rozšíření kmitočtové modulace s úzkým pásmem (NFM) mezi amatéry vysílači brání také nedostatek vhodných součástí pro vysílače i přijímače (v celém světě, nejen u nás). Nejbolestivější je problém mf transformátoru pro diskriminátor, který je možno sestavit amatérskými prostředky jen velmi nesnadno i s použitím osciloskopu a kmitočtového módulátoru pomocného vysílače. V červencovém čísle QST (str. 71) je jednoduchý návod na seštavení diskriminátoru bez zvláštního mf transformátoru. Místo něho je použito dvou zcela stíněných cívek L1 a L2, nalaďených kondensátory 100 pF na mf. kmitočet (pro NFM buď 455 nebo 1600 kc/s, obrázek 2). Vhodné vazby obvodů se dozváhá regulací trimru C (3–30 pF). Ten vnáší do obvodu malou nesymetrii, vlivem které protéká, cívku L2 proud takového smyslu, jako by byla vázána s L1 přímo magneticky (indukčně). Sladění je jednoduché. Na 3 mfížku limiteru (aby bylo zabráněno omezování amplitud) se přivede mf signál modulovaný a m pálit u d o v ě. C se nastaví asi na polovičku své hodnoty a podle outputmetru na výstupu vyládí se C1 na maximální a C2 na minimální výchylku. Poté se poslechem nějaké stanice kontroluje selektivita a čistota přednesu. Je-li selektivita příliš malá, změní se kapacita C, je-li skreslení i při malé hlučobce modulace citelné, zvětší se C. Po každém zásahu je však nutno opravit sladění. Autor návodu tvrdí, že po třech přefladěních se tímto způsobem dá nastavit optimální hodnotu C.
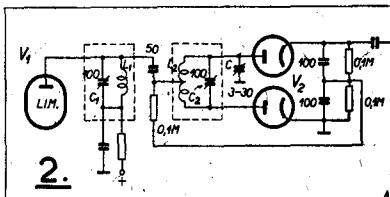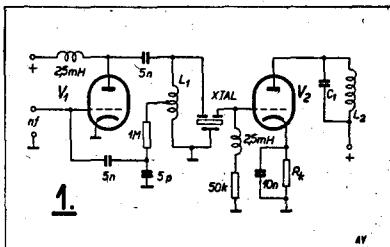
## Jednoduchý modulátor

pro přenosné ukv vysílače našli jsme v červencovém čísle QST (str. 22). Má jen jednu elektronku 6V6 (obraz 3), přímo buzenou dobrým uhlikovým mikrofonom. Je-li mikrofonní transformátor vhodně navržen, promoduluje 6V6 na plný výkon (asi 5 W), který postačí pro dobrou modulaci ukv vysílače s výkonom 10–15 W. Aby se ušetřilo na místě a váze, je místo obvyklého modulačního transformátoru nebo modulační tlumičky použito tlumičky se střed-





**O b r a z 1.** Zapojení frekvenčního modulátoru se středním kmitočtem řízeným krystalem. V1 a V2 jsou strmé triody s malým zesilovacím činitelem a vnitřním odporem typu 6CS5. C1 až L2 je nařaděno na kmitočet krystalu.  
**O b r a z 2.** Mf transformátor pro diskriminátor je možno nahradit dvěma vzájemně střílenými obvody L1—C1 a L2—C2. Vazba se nastaví trimrem C s rozsahem kapacity 3 až 30 pF.

ním vývodem. Jelikož se magn. toky od ssanodového proudu konc. stupně vysílače a modulátoru ruší (alespoň z velké části), může mít tlumivka jádro pouze s velmi malou vzduchovou mezerou a vyjde tudíž mnohem menší a lehčí pro danou indukčnost. Nevýhodou je okolnost, že oba stupně musí mít společný zdroj anodového napětí, a má-li se dosáhnout 100 % modulace, musí se anodové napětí v stupně poněkud snížit (asi o 20 V). K tomu slouží odpor  $R_1$ , shuntovaný  $C_1$ . Jeho správným nastavením se naopak dá využít možnost premodulování nosné vlny.
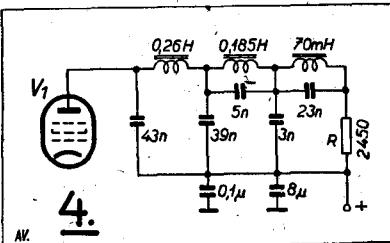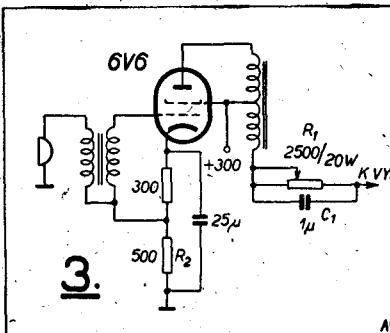
### *Nf filtr*

— pro vysílání fonie patří v dnešních přeplňených pásmech skutečně k požadavkům ham-spiritu. Amáterovi nejdé o dokonalou věrnost, nýbrž hlavně o srozumitelnost, a



pro ni stačí pásmo 200—3000 c/s. Filtr, který je možno zapojit do anodového obvodu každé zesilovací pentody (typ EF6) a který skoro kolmo uřezává kmitočtu nad 3 kc/s (zeslabení kmitočtu 3 kc/s je asi 5 dB, ale kmitočet 3,5 kc/s je zeslaben jíž o 80 dB), je na obraze 4. Hodnoty ve schématu je nutno dodržet s přesností 2%. Induktost 70 mH je vinuta na vřežel jádra, indukčnost 0,26 a 0,185 jsou vinuty na malých nf jádřech, lisovaných z práškového železa (je možno nalézt ve výprodeji). Vinutí provedena vesměs drátem Ø 0,1—0,15 mm, opředeným hedvábím (QST, červenec 1948 str. 20.)

Nejstabilnější VFO


S Clappovým stabilním oscilátorem jsme již čtenáře t. 1. seznámili" (viz RA-E. 1948, č. 6, „Stabilní oscilátor“ a č. 7-8, „Zajímavá schémata“). Časopis QST tvrdí, že Clappův oscilátor se brzy stane standardním pro amatérské VFO; zdá se to oprávněné, neboť je neobvykle stabilní a jednoduchý. Zde je další zapojení, které vyšlo v let. srpnovém čísle QST (str. 26). Používá dvou elektronek (viz obrázek 5), strmé triody typu 6J5, zapojené jako Clappův oscilátor, a koncové pentody 6BV, které slouží jako oddělovací a budíci stupeň. Zapojení bylo vysvětleno v předcházejících článcích; všimneme si jen konstrukce laclidho obvodu. Jelikož v obvodu může prakticky nastat rozladění pouze vlivem tepelných změn na  $L_1$  a  $C_3$ , je nutno témito součástkám věnovat pečlivost, chceme-li si obejít zcela bez kompenzace.

Ladící kondenzátor *C<sub>3</sub>* je t. zv. vysílač s kapacitou 60 až 270 pF s velkými vzduchovými mezerami a jemným převodem. Veškeré mezery zmenšují kladný teplotní činitel vzduchového kondenzátoru, který je tak velmi malý. Cívka je vinuta samonošně drátem 0,35 mm na průměr 45 mm s mezerami tloušťky drátu. Má 27 závitů a s kondenzátorem *C<sub>3</sub>* obsahne celé bývalé pásmo 3,5 Mc/s. Vinutí je vyztuženo trojúhelníkovými tyčinkami, které se před sejmoutím z formy na vinutí přilepí nebo priváří.

Při konstrukci je třeba dbát, aby teplo elektronek nesáhalo na L1C3. Jinak je obvod tak stabilní, že po pětiminutovém rozehřátí udrží několik hodin nulové zázárně se stanicí WWV na 5 Mc/s přesto, že anodový zdroj není stabilisován a sít značně kolísá ( $\pm 15$  V při  $\pm 117$  V).

Abychom usnadnili práci těm, kdo by snad chtěli použít Clappova oscilátoru pro jiné rozsahy a účely, uvedeme několik

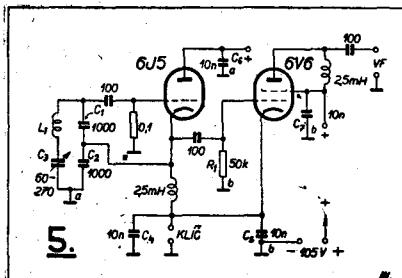\* Několik z použivatelů nám již potvrdilo dobré vlastnosti na základě pokusů.



**Vlevo obraz 3.** Jednoduchý modulátor s výkonem 4 až 5 W pro ukv amatérské vysílače. — **Obráz 4.** Ni filtre pro modulátoře amat. vysílačů, který ostře odizne kmitočty nad 3 kc/s. Elektronika V1 je v pentodě typu EF6 nebo 6SJ7. — **Obráz 5.** Neobyčejně stabilní VFO s Clappovým oscilačním obvodem. Kondensátor C6 se uzenmuje do spojenečného bodu s C3 a C2 (bod a), C5 je připojen jedním polepem na kathodu 6V6, druhým uzenmuje do bodu b (společně s C7 a R1). C4 pňemovatice kličkovací svorky.

z jednodušených vzorců pro návrh. Vycházíme z nejmenšího kmitočtu daného rozsahu  $\omega$ , a z ladici kapacity (maximální), složené z  $C_1$ ,  $C_2$  a  $C_3$  v řadě. Označíme ji  $C_m$ . Kapacity  $C_1$  a  $C_2$  jsou stejně a poměr  $C_1/C_m$  a  $C_2/C_m$  označíme  $n$ . Z toho vyplývá:

$$C_3 = n \cdot C_m / (n - 2) \quad (1)$$

Kapacita shuntovacích kondenzátorů:

$$C_1 = C_2 = n \cdot C_m \quad (2)$$

Největší poměr  $n$ , při kterém bude ještě oscilátor s danou elektronkou kmitat, určíme se vztahem:

$$n = 10 \sqrt{\frac{9 \cdot S \cdot Q}{w \cdot C_m}} \quad [\text{mA/V, Mc/s, pF}] \quad (3)$$

kde:  $S$  = strmost elektronky při nulovém napětí na d. mřížce v mA/V  
 $Q$  = činitel jakosti  $L_1$  (bývá mezi 100 až 300, čím více tím lépe)

Jak vidíme ze vzorce (1), musí být  $n$  rovno nebo větší než 3 a musíme proto

volit elektronku (strmost  $S$ ) a činitel jakosti  $Q$  tak, aby bylo  $n$  největší. Čím je  $n$  větší, tím je také obvod stabilnější — jeho stabilita proti běžnému Hartleyovu oscilátoru roste s  $n^2$ , je-li na pr.  $n = 10$ , je oscilátor 100krát stabilnější při změnách napětí a vlastnosti elektronek než obyčejný Hartley.  $C_m$  volime poněkud menší než v běžných oscilátořech, a to pro kmitočty do 2 Mc/s asi 100–200 pF, pro kmitočty do 20 Mc/s asi 50–100 pF a pro největší kmitočty do 100 Mc/s 10–50 pF. Zásadou budí (a tím se oscilátor liší od ostatních), aby  $C_m$  bylo co nejmenší — roste s tím  $n$  a stabilita. Ladící rozsah se dá překryt s mnohem menší konečnou kapacitou ladícího kondenzátoru, protože počáteční kapacita obvodu je dána jen počáteční kapacitou  $C_3$  a zhruba polovinou vlastní kapacity  $L_1$  proti zemi. Vliv spojů a elektronky se zde neuplatňuje. Mnoho zdaru při pokusech.

O. Horák

## DVOJITÉ A PREMOSTENÉ ČLÁNKY T

Početní rozbor důležitých stavebních prvků pro moderní elektronické obvody

V čísle 1. roč. 1947 t. 1. bol uverejnený popis selektívneho filtru, pozostávajúceho len z odporov a kondenzátorov. Tento obvod je jeden z tých, ktoré v anglosaskej literatúre nesú meno „Twin T Null Networks“ (Nulové články typu dvojitého T). Preberieme bližšie činnosť týchto článkov a článkov im podobných, „Bridged T Null Networks“ (Nulové články typu premosteného T).

Zopakujeme vlastnosti týchto obvodov. Jedná sa o štyrpoly, ktoré pre jednu určitú frekvenciu majú nulovú admittance. Na rozdiel od rôznych moštokových zapojení majú tú výhodu, že vstupný a výstupný obvod môžu mať jeden spoločný pól, čo má často veľký význam.

Podstatu týchto selektívnych filtrov pochopíme najlepšie osvetlením konkrétnych prípadov, pričom kvôli jednoduchosti uvažujeme články symetrické.

Vyjdeme od jednoduchého T-článku, naznačeného na obraze 1. Tento T-článok známym spôsobom premeníme na rovnocenný článok typu  $\pi$ . Impedancie tohto

- Transformace „hvězda-trojúhelník“, RA č. 4/1946, str. 85.

ekvivalentného štyrpoly vypočítame zo vzorcov:

$$3A = \frac{3_1 + 3_2 + 3_3}{3_1} ; 3B = \frac{3_1 + 3_2 + 3_3}{3_1} ; \\ 3C = \frac{3_1 + 3_2 + 3_3}{3_1}$$

V našom prípade vychádza:

$$3A = 3c = \frac{1}{\omega^2 C_1^2} + \frac{R_1}{j\omega C_1} + \frac{R_1}{j\omega C_1} ; \\ 3B = \frac{1}{\omega^2 C_1^2} + \frac{R_1}{j\omega C_1} + \frac{R_1}{j\omega C_1} ; \\ R_1$$

Úpravou dostaneme:

$$3A = 3c = 2R_1 + \frac{1}{j\omega C_1} ; 3B = \frac{2}{j\omega C_1} - \frac{1}{\omega^2 C_1^2 R_1}$$

Z týchto výsledkov si teraz článok náhodíme (viď. obrázok 2).

Ak chceme teraz vytvoriť štyrpoly, ktorý by určitú frekvenciu fo neprepúštal, zapojíme paralelne k  $Z_B$ , t. j. medzi body A a C také členy, ktoré pre danú frekvenciu vykompenzujú reálnu i imaginárnu složku admittance  $1/Z_B$ . Jedna takáto kombinácia je naznačená na obraze 3. Pomery môžeme

me zvoliť tak, aby seriový odpor „ $r$ “ bol práve rovný stratovému odporu tlmičky  $L$ . Realizáciou uvedeného dostaneme nulový článok typu premosteného T (obraz 4).

Je ešte daná iná možnosť vykompenzovala admittanciu  $1/Z_B$ , a to bez použitia indukčnosti. K tomu účelu premeníme T-článok, naznačený na obraze 5, na ekvivalentný  $\pi$ -článok.

Po dosadení do príslušných vzorcov vychádza:

$$2R_s \\ 3A' = 3c' = \frac{R_s^2 + j\omega C_s}{R_s} = \frac{R_s}{j\omega C_s} + \frac{2}{R_s} ; \\ 3B' = \frac{R_s^2 + j\omega C_s}{1/j\omega C_s} = 2R_s + j\omega C_s R_s$$

Ekvivalentný  $\pi$ -článok je naznačený na obr. 6.

Spojme T-články s obr. 1 a 5 paralelne, čím vytvoríme nulový článok typu dvojitého T, ako je na obr. 7. Prekreslíme tento dvojity článok tiež na svoj ekvivalentný tvaru  $\pi$ . (Viď. obrázok 8.)

Podmienky pre kompenzáciu reálnych a imaginárnych složiek admittancii  $1/Z_B$  a  $1/Z_B$ , sú tieto:

$$2R_s = \frac{1}{\omega^2 C_1^2 R_1} ; \omega^2 C_s R_s = \frac{2}{\omega^2 C_1}$$

Ak tieto podmienky splníme, bude mať štyrpoly žiadane vlastnosti, t. j. potlači iba jednu frekvenci  $f_o = \omega_o/2\pi$ .

Výpočet a postup horeuviedený sa môže aplikovať na rôzne iné premostené a dvojité T-články, z ktorých uvedieme ešte jeden (obraz 9).

Pri transformácii na ekvivalentný  $\pi$ -článok sa obmedzíme na výpočet  $Z_B$ , nakoľko nás ostatné impedancie nezaujímajú.

$$3B = \frac{1}{\omega^2 C_1^2} + 2 \frac{R_1 \omega L}{R + j\omega L} \cdot \frac{1}{j\omega C} = \\ \frac{R_1 \omega L}{R + j\omega L} = \\ = - \frac{1}{R \omega^2 C_1^2} + j \left( \frac{1}{\omega^2 C_1^2} - \frac{2}{\omega^2 C_1} \right)$$


Pretože impedanciu  $Z_B$  kompenzujeme ohmickým odporem ( $Z_B' = r$ ), nemôže mať  $Z_B$  pre  $\omega_o$  imaginárnu složku, t. j. výraz v zátvorku musí byť rovný nule. Z toho vychádzajú podmienky, ktoré určujú hodnoty elementov článku.

$$r = \frac{1}{R \omega^2 C_1^2} ; \frac{1}{\omega^2 L C_1^2} = \frac{2}{\omega^2 C_1} ; \\ L = \frac{1}{2 \omega^2 C_1}$$

Nulové články typu premosteného a dvojitého T majú veľmi rozmanité použitie. Niekoľko príkladov bolo uvedených v horespomenutom čísle t. 1. Pridáme k nim ešte niekoľko. Obvod naznačený na obr. 4. sa dobre hodí na meranie indukčnosti a činitela akosti  $Q$  cievok. Ak v zosilovači zavedieme negativnou zp. väzbu, ktorej do cesty dáme na pr. dvojity T-článok z obrazu 7., stane sa zosilovač selektívny, pričom máme možnosť zmenou elementov článku zosilovača ladit. (Takýto ladený nf. zosilovač sa hodí dobre ako vlnový analyzátor.) Keď u ladeného nf zosilovača zavedieme ešte frekvenčne nezávislú pozitívnu zp. väzbu, zmení sa na stabilný tónový generátor.

Články typu premosteného a dvojitého T nachádzajú široké uplatnenie, lebo často nahradzujú veľké indukčnosti, ktoré sú pre svoje rozmery, váhu a citlivosť na rozptylové polia neobhúbené.

Ing. T. Horák

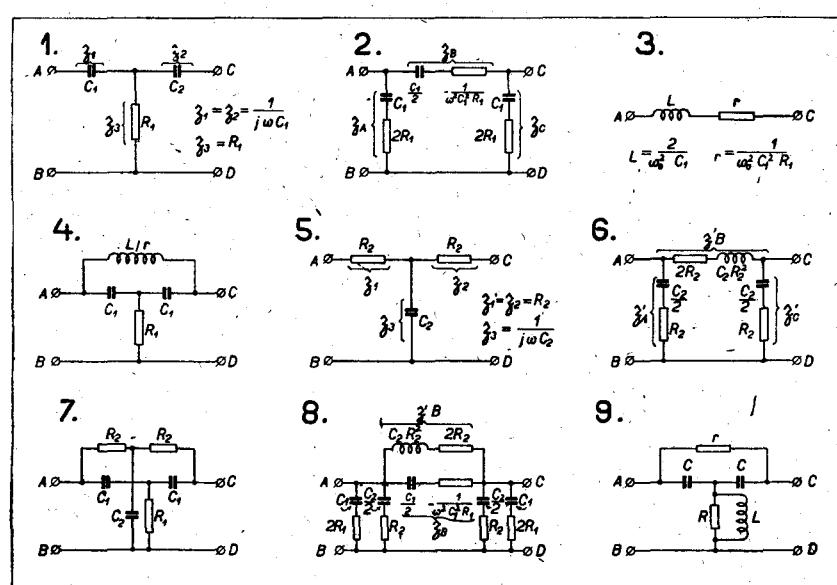

# O POČÍTÁNÍ S NEPŘESNÝMI HODNOTAMI

**Odvození a použití vztahů mezi chybou výchozích hodnot a výsledku, který je z nich vypočítán**

Získáme-li nějakou hodnotu výpočtem, v němž je několik výchozích hodnot, udaných s tolerancí, sdruženo rozmanitými početními úkony, je tolerance nebo chyba výsledku určena chybami hodnot výchozích. Jejich vzájemná souvislost nebyvá leckdy jednoduchá a na první pohled zřejmá. Pokusíme se určit tuto souvislost nejprve v pěti jednoduchých početních úkonech, a poté ve vzorci složitějším.

Výchozí hodnoty přesné označme  $A$ ,  $B$ ,  $C$  atd., tytéž hodnoty, zjištěné s chybou,  $A'$ ,  $B'$ ,  $C'$  atd. Výsledná hodnota bude  $N$ , resp.  $N'$ . Jako absolutní chybu měření označme rozdíl veličiny změřené a přesné:  $A' - A = a$ , atd. Rozdíl může být kladný nebo záporný, je-li změřená hodnota větší nebo menší než přesná. Veličina  $a = (A' - A)/A$  je chyba poměrná, kladná nebo záporná, zpravidla značně menší než 1; 100a je chyba v procentech. Hodnotu, která byla zjištěna s chybou, můžeme vyjádřit podle předchozích vzorců.

$$A' = A(1 + a), \text{ atd.}$$

a výraz  $1 + a = A'/A$  je poměr veličiny, zjištěné s chybou, k hodnotě přesné.

## 1. Součet

$$N = A + B + C + \dots$$

je při hodnotách, známých s chybami, udán ve tvaru

$$N(1 + n) = A(1 + a) + B(1 + b) + C(1 + c) + \dots$$

Vynásobíme-li hodnoty v závorkách, a odečteme-li rovnici s hodnotami přesnými, zbude platná rovnice:

$$N \cdot n = A \cdot a + B \cdot b + C \cdot c + \dots$$

*Absolutní chyba součtu je rovna součtu absolutních chyb sčítanců.*

Chceme-li znát chybu poměrnou, dělme obě strany poslední rovnice hodnotou  $N$ :  $n = a \cdot A/N + b \cdot B/N + c \cdot C/N + \dots$

*Poměrná chyba součtu je rovna součtu poměrných chyb sčítanců, opravených pomocem sčítance k součtu.*

## 2. Rozdíl přesných hodnot

$$N = A - B$$

je při hodnotách s chybami vyjádřen vzorcem:

$$N \cdot (1 + n) = A(1 + a) - B(1 + b)$$

Odečteme-li rovnici přesných hodnot od rovnice hodnot s chybami, zbude

$$N \cdot n = +A \cdot a - B \cdot b.$$

*Absolutní chyba rozdílu se rovná rozdílu absolutních chyb menšence a menšítele. Nejsou-li chyby známy do do znaménka, je největší možná absolutní chyba rovna součtu chyb výchozích. Je-li  $A$  blízké  $B$ , je výsledek malý a relativní chyba vzrosté. Položme  $B = k \cdot A$  a dosadme do posledního vzorce:*


$$N \cdot n = A \cdot a - k \cdot A \cdot b$$

$$N = A \cdot (1 - k), \text{ odtud po dosazení}$$

$$n = \frac{a - k \cdot b}{1 - k}$$

Uvažme chyby menšence a menšítele s opačnými znaménky, takže se v čitateli sčítají, a dále k blízké jednotce, takže jmenovatel zlomku se blíží nule. Pak je poměrná chyba výsledku značně větší než poměrné chyby výchozí.

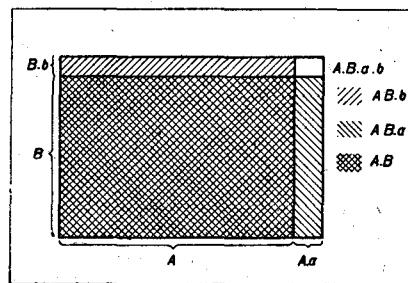Příklad: kapacita trimru je zmenšena jako rozdíl dvou nastavení srovnavacího kondenzátoru, která udala kapacitu  $215 + 2 \text{ pF}$  a  $227 - 1 \text{ pF}$ . Výsledek je  $12 - 3 \text{ pF}$ . Výchozí hodnoty byly udány



Obrázek znázorňuje línii chyb činitelů na chybou výsledného součinu. Neřafováný obdélník představuje její zanedbatelnou část a b.

s malými poměrnými chybami,  $2/215 = 0,0093$ ;  $1/227 = 0,0044$ , ale výsledek vyšel s poměrnou chybou  $3/12 = 0,25$ .

## 3. Součin přesných hodnot

$$N = A \cdot B \cdot C \cdot \dots$$

je vyjádřen při hodnotách s chybami vzorcem:

$$N \cdot (1 + n) = A \cdot B \cdot C \cdot \dots \times (1 + a) \cdot (1 + b) \cdot (1 + c) \cdot \dots$$

Dělme-li druhou rovnici první, vyjde:

$$1 + n = (1 + a) \cdot (1 + b) \cdot (1 + c) \cdot \dots = 1 + a + b + c + \dots + a \cdot b + a \cdot c + b \cdot c + \dots + a \cdot b \cdot c + \dots$$

Jsou-li však poměrné chyby  $a$ ,  $b$ ,  $c$  ... podstatně menší než 1, můžeme ve výsledku zanedbat všechny součiny vyšších řádů, takže zbude

$$n = a + b + c + \dots$$

*V součinu se sčítají (event. s ohledem na znaménka) jednotlivé poměrné chyby činitelů.*

Příklad: plocha obdélníka má být vypočtena z' délek stran, změřených takto:  $120 \pm 0,5$ ,  $150 \pm 0,75$ . Poměrné chyby jsou  $\pm 0,5/120 = \pm 0,00417$ ;  $\pm 0,75/150 = \pm 0,005$ . Výsledek přesný  $120 \times 150 = 18000$ ; výsledek s největší možnou chybou by vyšel  $120 \times 150,75 = 18165,375$  = absolutní chyba je  $165,375$ , poměrná chyba je  $165,375/18000 = 0,0092$ . Součet prve vypočtených poměrných chyb činitelů je  $0,00917$ . Malý rozdíl je zaviněn zanedbáním součinu a, b, činí však jen asi třetinu procenta.

Podobná, prakticky stejně velká poměrná chyba by vznikla výpočtem se zápor. znaménky u chyb; kdyby se však náhodou při jednom měření vyskytla chyba

kladná a při druhém záporná, byla by poměrná chyba výsledku rovna rozdílu poměrných chyb činitelů, a vyšla by podstatně menší.

## 4. Podíl přesných hodnot:

$$N = A : B$$

je při hodnotách s chybami

$$N(1 + n) = A(1 + a) : B(1 + b)$$

Dělme-li druhou rovnici první, vyjde

$$1 + n = (1 + a) : (1 + b)$$

a pro  $a$ ,  $b$  mnohem menší než 1 lze položit  $1/(1 + b) = 1 - b$  čili

$$1 + n = (1 + a) \cdot (1 - b) = 1 + a - b - a \cdot b.$$

Opět můžeme  $a \cdot b$  zanedbat proti podstatně většímu zbytku, takže vyjde

$$n = a - b.$$

*Poměrná chyba podílu se rovná rozdílu poměrných chyb dělence a dělítelce.*

Příklad: odpor, počítaný z napětí, změřeného s poměrnou chybou  $+0,02$ , a proud s chybou  $-0,05$  podle vzorce  $R = E/I$  vyjde s poměrnou chybou  $+0,07$ . Kdyby byly chyby téhož znaménka, odčítaly by se a vyšla by poměrná chyba menší.

5. Mocninu a přesné hodnoty  $A$  s mocnitellem  $p$ , který je celý nebo lomený, kladný nebo záporný:

$$N = A^p$$

Je-li  $A$  známo s poměrnou chybou  $a$ , ale  $p$  je přesné, je

$$N(1 + n) = A^p \cdot (1 + a)^p$$

Dělením druhé rovnice první vyjde

$$1 + n = (1 + a)^p$$

Rozvineme-li pravou stranu podle binomické poučky a zanedbáme-li součinitele vyšších řádu, což pro  $a$  mnohem menší než 1 smíme učinit, vyjde

$$n = p \cdot a$$

*Poměrná chyba mocniny se rovná poměrné chybě mocněnce, násobené mocnitellem.*

Poměrné i absolutní chyby jsou zpravidla udány meziemi a vyznačeny znaménky  $\pm$ . Při počítání s nimi musíme volit taková znaménka, která dají výslednou poměrnou chybu největší, tedy případ nejnepríznivější.

Jako ukázkou použití odvozených vztahů uvedme výpočet poměrné chyby kapacity, měřené na podkladě Thomsonova vzorce. Pomocný rezonanční obvod s kapacitou  $C$  a induktivitou  $L$  má vlastní kmitočet  $f_1$ . Přidáme-li k  $C$  neznámou kapacitu  $Cx$ , klesne kmitočet na hodnotu  $f_2$ . Známe-li  $C$  a změříme-li  $f_1$  a  $f_2$ , můžeme odvodit vzorec pro

$$Cx = C \cdot (f_1^2/f_2^2 - 1)$$

Kmitočty jsme změřili s touž relativní chybou  $g$  nejistého znaménka, na příklad  $\pm 0,5\% = 100 g$ .  $C$  známe s poměrnou chybou  $\pm 1\% = 100 c$ . Hledáme  $x$ , poměrnou chybu výsledku, tímto postupem:

Snažíme se převést složitý početní útvar v samostatné jednoduché útvary, s nimiž si podle předchozích odvození vime rady. Položme tedy poměr  $f_1^2/f_2^2 = A$ , a pro

největší relativní chybu této pomocné hodnoty platí (viz odvození poměrných chyb mocniny a podílu):

$$a = 4g.$$

Položme dále  $A - 1 = B$ , čímž vyjadřujeme pomocnou hodnotou  $B$  celý člen v závorce na pravé straně vyšetřovaného vzorce. Poměrná chyba rozdílu ( $k = 1/4$ , druhý člen, 1, je přesný)

$$b = a \frac{A}{A - 1} = a \cdot A/B$$

Konečně platí

$$Cx = C \cdot B$$

a odtud pro jednoduchý součin vyjde poměrná chyba výsledku:

$$x = c + b =$$

(dosadíme za  $b$  a za  $a$  odvozené hodnoty)

$$= c + 4g \frac{f_1^2/f_2^2}{f_1^2/f_2^2 - 1}$$


což je konečný výsledek. Vidíme, že tu poměrné chyby dílčí vystupují ve vztahu, který sotva lze přímo vyčíst v původního vzorce pro  $Cx$ . Nadto je výsledná poměrná chyba značně odlišná od chyb výchozích, jak doložili dosazení prve udaných hodnot  $c$  a  $g$  a na příklad za poměr  $f_1^2/f_2^2 = 2$ . Dosazením do vzorce pro

$$x = 0,01 + 0,02 \cdot 2/(2 - 1) = \\ = 0,01 + 0,04 = 0,05.$$

Poměrná chyba výsledku je tedy 5 %, zatím co výchozí chyby byly 1 % a 0,5 %. Kromě toho je zajímavé, že menší poměrná chyba, příslušející kmitočtu, vstupuje do výsledku s vlivem čtyřnásobným než původně dvojnásobná chyba kapacity. Podobně je možná řešit i jiné, složitější vzorce.

## ZAJÍMAVÝ ZESILOVAČ pro gramofon

PAVEL KROULÍK

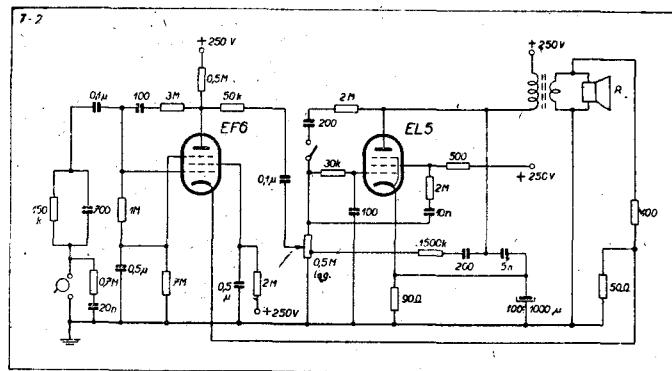

Zapojení na připojeném obrázku je obdobou amerického zesilovače, jenž je pisateli dostal do opravy, a jehož úprava pro zdejší elektronky se osvědčila. Dva zesilovači stupně, budící a koncový s v pentodou a osmnáctivattovou strmou pentodou, jsou ve směru postupu signálu spojeny celkem konvenčně, mají však neméně než patero různých zpětných vazeb a čtyři obvody korekční. Proto (nebo snad přes to?) má zapojení velmi výhodné vlastnosti jak do průnosu žádaného signálu, tak v účelném omezení šumu.


Vstupní obvod je určen pro magnetickou přenosku; má mírně pozvednuté basy obvodem 0,7 MΩ a 20 nF, a také výšky paralelní dvojicí 150 kΩ a 700 pF. Následující mřížkový obvod budící elektronky má zavedenu zpětnou vazbu z anody přes 3 MΩ a 100 pF, a má ještě tu zvláštnost, že předpěti vzniká mřížkovým proudem na značném odporu 7 MΩ; na proud přispívá i třetí mřížka.

Za anodou první elektronky je odpor 60 kΩ, aby zpětná vazba mohla působit, a aby následující vazební kondensátor vystačil bez ohledu na postavení běžeče regulátoru. Následuje obrácené zapojení re-

dil proti návodu pro kládanou, a tím jsme už polaritu nezkoušeli přímým připojováním cívky.

Příliš nízký tlak byl zaviněn poddajností upevnění chvějky. Když jsme stahovací šroubek důkladně utáhli, vyskočil kmitočet nad 1000 c/s a bylo snadné jejají dostavit na žádanou hodnotu. Vystačili jsme dokonce s páskem 1,5 mm silným, místo doporučovaných 2 mm.

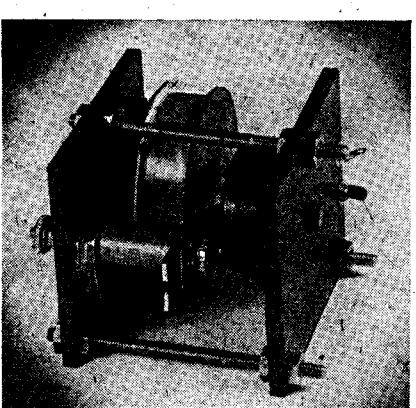V novém provedení byla vazba chvějky s mikrofonní vložkou pozměněna, jak je vidět na snímku. Vidlicovité zakončení chvějky umožní jemné dodádání výšky tónu.



Pisatel sestavil tento zesilovač a přesvědčil se o jeho výhodných vlastnostech, zejména také o přijemném a věrném přenosu jak hudby, tak řeči. Použitý reproduktor 20 cm byl vestavěn i se zesilovačem do větší dřevěné skříně.

Pavel Koulik

### Přenoska s výmennými vložkami

Astatic, známý americký výrobce krytalových přenosek a mikrofonů, dodává nyní raménka s hlavíčkami, které je možné vyměnit pouhým vytáhnutím, bez použití nástrojů a uvolňování šroubů nebo spájení. Firma dodává totiž speciální hlavíčky pro použití desek s jemnou drážkou (microgroove). Mají tlak na hrot 5 gramů, trvalý saffrový hrot má poloměr hrotu 0,025 mm, kmitočtový rozsah 30 až 10 000 c/s, asi 0,5 V výstupního napětí. Pro běžné desky má hrot poloměr 0,075 mm, ale stejný tlak. (Proc. IRE, 11/48.)

### Generátor R, C s velkým rozsahem

Hewlett-Packard nabízí generátor s dekadickými rozsahy 9 až 100 od 9 c/s do 10 Mc/s, založený na podstatě posouvače fáze, s napětím 3 V na 600 Ω, průběh  $\pm 1$  dB po celém rozsahu, skreslení pod 1 % do 100 c/s, nad to 5 %. Bručení 0,5 % pod nejslabším signálem, který je -50 dB pod plnou hodnotou, řízen jednak plynule, jednak po stupních 10 dB. (Proc. IRE, 11/48.)

# **OSCILÁTOR**

## *s magickým okem*

## Jednoduchý přístroj k měření indukčnosti a kapacit v řadícího obvodu

**E**lektronku EFM1 nebo EFM11 nelze pokládat za šťastnou konstrukci. Hodí se na jediné místo v přijímači jako na pentoda s řízeným ziskem a jako indikátor ladění není zvlášť citlivá. V přístroji, který tu popisujeme, majde snad lepší využití.

Zapojení, které jsme našli v jednom z válečných ročníků časopisu Radio-Mentor, používá pentodové části EFM jako oscilátoru, a na stínici mřížku je připojen obvod, jehož některou konstantu stanovit. Při rezonanci obou obvodů se výše indikátoru stáhnou; vzhledem k volné vazbě (pouze vnitřní kapacitou elektronky), je mžiknutí magického oka ostré nebo aspoň zřetelné. Podle rychlosti a velikosti stahování výsledí lze soudit i na tlum resp. jakost zkoušeného obvodu; jakostnější obvod reaguje rychleji a více. Amplitudu oscilaci, a tím i vliv kmitajícího obvodu na absorpcí, ovírádáme do jisté míry změnou napětí stínici mřížky potenciometrem *P*.


Odpory 1 k $\Omega$  v přívodu k anodě a stínítku EFM slouží k měření proudů anody a stínítka; velikosti  $R_a$  podle potřeby omezí anodový proud asi na 5 mA. Přepíná  $P_1$  má kartáčky navzájem izolované,  $P_2$  je může mít spojeny. Síťový transformátor je jednocestný, v úsporném zapojení (sek. 1x240V/50 mA, 1x4V/1 A, 1x6,3 V/0,25 A). Anodové napětí 250 V má být dodrženo; podle potřeby změníme filtrování odporem 10 k $\Omega$ .

Data cívek s ohledem na použité  $C_1$   
 $C_2 = \text{ca } 450 \mu\text{F}$  (na trolitol. těliskách  
prům. 10 mm s vf želez. jádrem na pf.  
Palafer 6362+6364)  $L = 2550 \mu\text{H} - 350$   
závitů drátu 0,15 smalt+opředení, křížové,  
výška 5 mm. —  $L_{z1} = 80$  záv. téhož drátu,  
křížové na prstýnku cq nejtěsněji k  $L_1$ . —  
 $L_2 = 220 \mu\text{H} - 120$  záv. téhož drátu, kří-  
žové. —  $L_{z2} = 90$  záv. téhož drátu, kří-  
žové, na prstýnku těsně u  $L_2$ . —  $L_3 = 18,7$   
 $\mu\text{H} - 30$  závitů 0,4 smalt, válcové vinutí;  
víne se současně s  $L_{z2} = 29$  záv. drátu  
0,15 smalt+opřed., takže závity  $L_{z2}$  leží  
mezi záv.  $L_2$ . —  $L_4 = 1,52 \mu\text{H} - 10$  záv.  
0,5 smalt na výprodejní keram. kostičce.  
—  $L_{z3} = 9$  závitů 0,15 smalt+opřed.,  
v hlubších žlábcích pod  $L_4$ . —  $L'_1 = L_4$ ,  
 $L'_3 = L_2$ .

Snímky ukazují pokusný přístroj. Přední stěna nese oba otočné kondensátory se stupnicemi, pod nimi jsou otočné přepínače  $P_1$  a  $P_2$ ; páčkové spínače připínají podle potřeby k řidícím kondensátorům pevné kapacitky 400 pF pro posun rozsahu. Řidicí orgány oscilátoru jsou vpravo, absorpčního obvodu vlevo. Vpravo dole je síťový spinač, vlevo dole svorky pro připojení měřené součástky. Mezi stupnicemi je knoflík potenciometru  $P_3$ , nad ním okénko, za nímž září magické oko.

Stavba přístroje je jednoduchá a dovednější pracovník jistě nepotřebuje podrob-

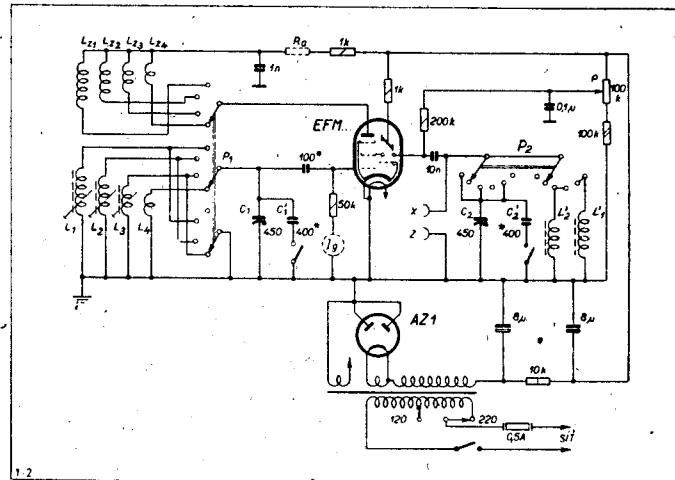Zapojení oscilátoru s hodnotami. Přívody mikroampérmetru Ig ke kontrole oscilaci spojíme nakrátko, když ho už není zapotřebí.



ného návodu. Přední stěna má být kovová, aby zamezila rozlacení vlivem přiblížení ruky; jinak ale stínání celého přístroje nemí nutné a dřevěná skřinka o vnějších rozměrech  $25 \times 21 \times 17$  cm z překluzí nebo prkénka 10 až 15 mm sily plně vyhoví.


Jedním významějším obtíží, která se při stavbě může vyskytnout, jsou „diry“ při ladění oscilátoru, které nastávají vlivem vazby kmitajícího obvodu s cívkami nezařazených rozsahů. Abychom tento vliv předešli omezili, přehodili jsme pořadí cívek za přepinačem  $P_1$ , jak je vidět na snímku, a přepinačem  $P_1$  spojujeme sousední nižší rozsahy (směrem k menším kmitotřískám) na krátko. Nejdříve jsem zjištěl amplitudu oscilací mikroampermetrem.

vloženým mezi zemní konec mřížkového svodu a kathodou, který má mřížkový proud. Vyhoví i miliampermetr s rozsahem 2 mA nebo méně.

Po sestavení přístroje, když jsme se (měřením  $I_g$ ) přesvědčili, že stejnoměrně osciluje na všech rozsazích, přikročíme k ocejchování. Potřebujeme k tomu přijímač se zpětnou vazbou s možností záchytit několik vysílačů o známých kmitočtech na všech rozsazích. Jeho antennní zdišku spojíme přes vazební kapacitu 1 až 5 pF (vytvořenou na př. zkroucením spojovacích drátek) se svorkou X; přepínač  $P_2$  je přitom v poloze  $L = 0$ ,  $C = 0$ , jak je právě vyznačen ve schématu. Resonance oscilátoru a pomocného přijímače se projeví známým zázlenějovým písknutím. Je třeba dát jen pozor na harmonické; písknutí se totiž dostaví i tehdy, když jeden z obvodů je maladěn na celistvý násobek kmitočtu druhého obvodu.

Cejchujeme na všech rozsazích  $P_1$ ; mimo rozsahy, jichž dosáhneme připojením kapacity 400 pF k ladícímu kondenzátoru na středovlnném nebo dlouhovlnném rozsahu, musíme však kalibrovat pomocí harmonických s běžnými rozhlasovými pásmeny pomocného přijímače. Zapsané výsledky přeneseme do diagramu, a z něho po případě ve vhodných stupních na stupnice ladícího kondenzátoru  $C_1$ .

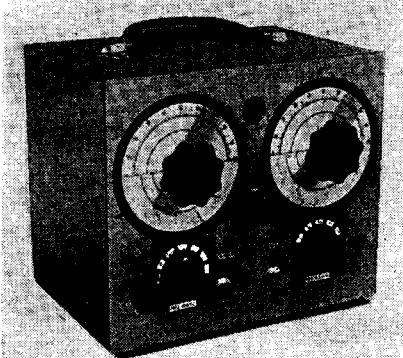
Kdybychom připojili teď na svorky XZ libovolný obvod  $L/C$  zjistili bychom snad-



Horní snímek: pohled zpředu na hotový přístroj.

Na čelní stěně stupnice kondenzátorů C<sub>1</sub> a C<sub>2</sub>; mezi nimi „oko“ a knoflík potenciometru P. Vlevo dole svorky X, Z, přepínač P<sub>2</sub>; spináče přídavkové kapacity; přepínač P<sub>1</sub> je

Pohled zespodu. Cívky obou obvodů jsou připevněny na pertinaxových destičkách, navzájem kolmých. Spojení cívek s přepínacími pokud lze krátké. Na zadní straně je uveden krátký cívkový zpravá: L<sub>1</sub>, L<sub>2</sub>, L<sub>3</sub>, L<sub>4</sub> — L<sub>1'</sub>, L<sub>2'</sub>. Destička s 12 spáj. plášťky slouží k připevnění filtrálního a měrných odporníků a ke spojení s vývody z transformátorů.

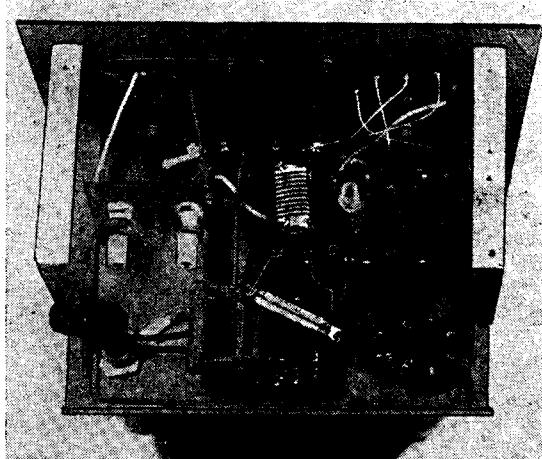

no jeho rezonančního kmitočtu postupným přepínáním rozsahu od nejnižších kmitočtů k vyšším a otáčením knoflíku  $C_1$ , až okolo měkkne. Můžeme tak snadno zjistit kmitočet mf transformátoru nebo odlaďovače. Jako pomocný vysílač se tento přístroj nehodí, protože nemá nf modulaci, leda k cejchování stupnice zpětnovazebních přijímačů způsobem, výše popsáným.

Na svorky X a Z můžeme však přepínačem  $P_2$  připnout také ladící kondenzátor  $C_2$  s přídavnou kapacitou 400 pF a měřit indukčnosti cívek s použitím známého vzorce


$$f = \frac{25330}{LC} \quad (\text{Mc/s, } \mu\text{H, pF}) \quad (1)$$

K tomu však potřebujeme kalibrovat kondenzátor  $C_2$  v pF. Provedeme to na př. tak, že nejprve změříme kapacitním můstek kondenzátoru  $C_2$  (na svorkách X, Z, tedy se všemi přídavnými kapacitami). Přitom přístroj nemusí být připojen k síti. Pak postupně nastavujeme kapacitní můstek na celé desítky pF a můstek vyrovnáváme otáčením knoflíku  $C_2$ ; tak zjistíme průběh celé stupnice  $C_2$ , a můžeme ji nakreslit. Potom připojíme přepínačem  $P_2$  k  $C_2$  ještě  $L'$ , a  $P_1$  nastavíme na  $L$ ; tím máme oba obvody na středovlnním rozsahu, a po zapnutí sítě můžeme si pohrát s „mžikáním“. Změříme přitom přídavnou kapacitu  $C'$ , a to teď už bez vnějších pomůcek: nastavíme  $C_2$  na př. na 450 pF, otáčením  $C_1$  nastavíme rezonanci; pak připneme  $C'$ , a opětne rezonance by mělo být dosaženo při  $C_2 = 50$  pF. Když však rezonance nastane na př. při  $C_2 = 45$  pF, znamená to, že  $C'$  je o 5 pF větší než by měla být a je třeba ji zmenšit škrábáním. Kdyby výšla  $C'$  menší než rovných 400 pF, zvětšíme a nastavíme ji přidáním malého trimru.

Další měření jsou aplikaci vzorce (1). Nastavením resonance na dvou, pokud lze hodně rozdílných hodnotách  $C'_1$  (čtení  $f_a$  a  $f_b$ ) a odečtením příslušných hodnot  $C'_2$  (čtení  $C_a$  a  $C_b$ ) obdržíme při zapojení cívky  $L$  (která má vlastní kapacitu  $C_0$ ) do absorpčního obvodu

$$f_a' = \frac{25330}{L(C_a + C_0)}, \quad f_b' = \frac{25330}{L(C_b + C_0)}$$

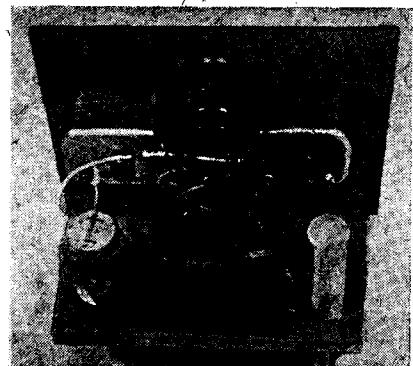Pohled zezadu. Základní deska (kov, postać i překližka) nese síť transformátor s přepínačem napětí a pojistkovou objímku usměrňovací elektronky a dvojitý ellyt. kondenzátor.



Z těchto vzorek vypočteme vlastní kapacitu

$$C_0 = \frac{f_b' C_b - f_a' C_a}{f_a' - f_b'} \quad (\text{Mc/s, pF})$$

a indukčnost

$$L = \frac{25330}{f_a' (C_a + C_0)} \quad (\text{Ms/s, } \mu\text{H, } \mu\text{H})$$

Tato měření provedeme i pro obě vestavěné cívky  $L'$  a  $L''$ , a výsledky si poznamenáme.

Kapacitu kondenzátoru měříme buď substituční metodou, již jsme právě stanovili  $C'$ , nebo opět ze vzorce (1) s použitím známé velikosti vestavěné cívky  $L'$  nebo  $L''$ ; ke kapacitě, odečtené při rezonanci, se ovšem přičítá vlastní kapacita cívky  $C_0$ , a výsledek je tedy dán výrazem

$$C = \frac{25330}{f' L''} - C_0 \quad (\text{Mc/s, } \mu\text{H, pF})$$

Tím nejsou možnosti tohoto přístroje vyčerpány; kapacity je možné měřit také seriovým zařaděním do obvodu se známou  $C$  a  $L$  a zjištěním posunu rezonančního kmitočtu. Vzorce snadno odvodíme z (1); tak je možné měřit kapacity až do pětinásobku ladící kapacity. Vcelku lze vlastnosti popsaného přístroje charakterizovat: o kolik jsou skrovnejší než u Q-metru nebo úpravy s elektronkovým voltmetrem, o kolik je přístroj prostší a levnější, a k práci s náročnějšími aparáty je dobrou průpravou.

Dr Jiří Nechvále

## POKUSY S OSCILOGRAFOM


Timené kmity, buzené rázuječkou oscilátorom (vid. RA 41/47) můžeme demonstrovat tiež samotným oscilografem, v zapojení podle obrázku.

Pilové kmity rázového generátora oscilografu, derivované kondenzátorom 1-20 pikofaradov vytváří impulzy, které rozkmitají skádaný obvod právě vtedy, když sa papršek na obrazovce rychle vracia na začiatok obrazu. Na obrazovke sa zobrazí len jeden dokmitávací pochod, ktorý je dokonale synchronizovaný, takže obrázok vždy stojí, pri libovolnom nastavení časovej základne. Ak zvolíme časovú základnu dlhú (rázová frekvencia malá), tak rozkmitaný obvod sa skoré utlmi, než dospeje papršek na koniec obrazu, takže tam už kresli papršek len rovnú čiaru. Zvyšovaním frekvencie rázového generátora můžeme dosiahnuť tak krátkej časovej základne, že sa papršek vráti na začiatok obrazu skôr, než obvod dokmitá. Tu nastáva zaujímavý zjav. Ak je okamžitý rozkmit obvodu pri vracaní sa papršku vo fázi s prichádzajúcim impulzom z rázového generátora, napäťia sa sčítajú a obraz na stienku sa zváčší. Ak je okamžitý rozkmit lad. obvodu opačného smyslu, než prichádzajúci impulz, tak obrázok sa zmenší. To znamená, že veľkosť obrazu sa bude zváčšovať, alebo zmenšovať pri menení frekvencie časovej základne oscilografa, alebo zmenou rezonančnej frekvencie ladeného obvodu.

Toto zapojenie sa znamená hodí na ukážku, ako působí na ladený obvod rôzne čísla prvkov, ako kryt, železové jádro, závit nakrátko a pod.

Připojení oscilografu k zkoušenému obvodu; budíci napětí odebíráme ze zdírky, spojené s jednou z vodorovně dochylujících destiček.

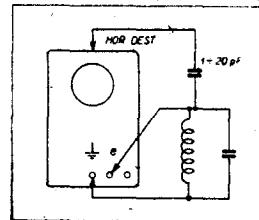Redakce t. 1. opakovala tímto způsobem pokusy, popsané v RA 11/47 na str. 304 a dosáhla podobných oscilogramů, jako byly reprodukce na uvedeném místě.



Najvyššia frekvencia ladeného obvodu je daná frekvenciou rázového generátora v oscilografu. Môže byť maximálne 5 až 10-másobkom frekvencie rázového generátora. Ovšem z predpokladu, že vertikálny zosilňovač je schopný taký kmitočet zosilniť. Obyčajne môžeme dosiahnuť až prekrevenciu dĺžkých vln.

Timené kmity môžeme takýmto zpôsobom vyuvať aj u sieťových, výstupných, prevodových a iných transformátorov. Môžeme takto skúsať nf zosilňovače na prechodné zjavy a parazitné kmity.

Iný zaujímavý prípad nastane, keď volime veľmi tesnú väzbu medzi rázovým generátorm a ladeným obvodom. Väzobnú kapacitu  $C$  zvýšime z 20 pF na 0,1 mikrofaradu. Vtedy nakmitaný obvod bude zpäť ovplyvňovať rázový generátor a obraz na stienku bude následkom toho zoskmený, pripadne sa budú svetelné čiary križovať a vraciať.


Všetky tieto názorné a pritom poučné pokusy môžeme previesť na každom oscilografu, kde je vyvedený rázový generátor, teda tiež podla E-RA 12/48. A ku všetkým týmto experimentom potrebujeme len jediné zapojenie, ktoré sa skladá z troch drôtov a jedného kondenzátora a je to celé hotové skorej než sa to napiše.

Ing. C. J. Korbell

## Radiotelefón pro auta

Asi v roku 1946 objevily se v osobních vozech některé americké autodopravců uky radiotelefony, kterými ústředí společnosti řídilo vodní vozy k zákazníkům. Zařízení se tak osvědčilo, že nyní ho již používá asi 2000 společností a je jím vybaveno asi 80 000 vozů. Měsíčně dostává FCC průměrně 150 žádostí o povolení nových zařízení. Pro tuto službu je v USA vyhrazeno pásmo 152 až 162 Mc/s. Převážně se používá FM vysílačů o výkonu 2 až 25 W pro stanice v automobilech a asi 100 až 250 W u stanic ústředních. Vysílače a přijímače jsou řízeny krystalem a montují se většinou do prostoru pro zavazadla. K pohonu se používá u menších jednotek vibracní měniče, připojených na akumulátor auta, větší mívají motorgenerátory a vlastní akumulátory. Zařízení vyrábí Bendix, Motorola, Raytheon a Western Electric. Přesto, že je zařízení poměrně nákladné, vyplatí se velmi brzy: odpádnou jednak ztráty času a pohonného látky, protože se vůz zásadně nevrací na stanoviště, jednak se zlepší služba, takže vůz je zákazníkovi k dispozici někdy ještě dříve, než vyjde na ulici. Některé společnosti mají smlouvy se společnostmi telefonickými, kterými je umožněn telefonický hovor zákazníka z jedoucího vozu přes radiofonní síť s libovolným účastníkem místní sítě telefonní. (Radio Electronics, prosinec 1948, strana 44.)

# ZESILOVAC SE SAMOČINNOU

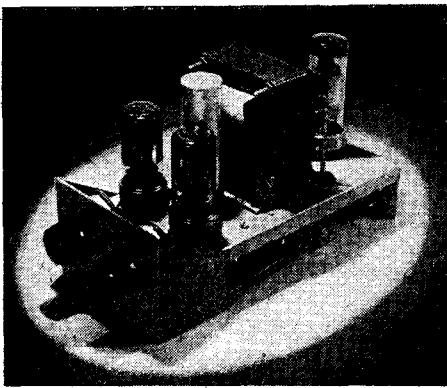

Pokusný zesilovač se samočinnou tónovou clonou. Vpředu oba regulátory, za nimi vstupní elektronky, ellyt, výstupní transformátor a koncová EB21. Sírová část byla zvlášť.

**T**rvalou nesnází elektroakustického přenosu je rušivý šum. Označujeme tak všechny zvuky, které nepatří do původního pořadu. Tyto jsou dvojího druhu. Nejběžnější příčinou první skupiny je: nedokonalá filtrace anodového proudu; vliv stříd. žhavicího proudu katod; elektrostatická nebo elektromagnetická indukce síťového kmitočtu do citlivých obvodů. Tyto tři zdroje dávají šum převážně malých kmitočtů a frekvenčně určitý (i když na příklad kapacitní indukce favorizuje vyšší harmonické rozložení zdroje a vyznačuje se proto složitým tvarem křivky), a jejich společnou významnou vlastností je, že je můžeme omezit nebo odstranit zdokonalením úpravy přístroje.

Druhá skupina šumů jsou zvuky, které je možné vystihnout právě slovem šum. Jejich zdrojem je šum elektronek,\* odpor, dale směs atmosférických i technických poruch příjmu, a u gramofonu šum, sbírány přenoskou z nedokonalé drážky desky. Tento druh se vyznačuje neurčitým kmitočtem; šum je nahodilá směsice tepů, které je možné harmonicky rozložit v tónech všech slyšitelných kmitočtů; co do amplitudy a kmitočtu nejsou tóny nijak vázány nebo určeny, zatímco ve složeném tónu jsou jeho harmonické složky celistvými násobky kmitočtu základního. Že je tomu tak, to dokládá pištala retin, nebo třeba jen dutý klíč. Foukáme-li přes ostrou hranu, uslyšíme šum, a připojený resonanční prostor si z něho vybere jakýkoliv kmitočet. — Druhým charakteristickým příznakem šumu je zásadní nemožnost vyloučit jej z přenosu; rozmanité zákonky jej jen zeslabují, tam však, kde je energie srovnatelná s energií přednášeného pořadu, není možné jeho nežádoucí účast odstranit úplně.

Šum tedy ruší tam, kde se jeho napětí rádově blíží nebo převyšuje signál. Energie, kterou šum přispívá k pořadu, závisí přímo na šíři kmitočtového pásma, které zařízení přenáší, neboť, jak jsme uvedli, jde o soubor zvuků přes celou slyšitelnou oblast. Je tedy možné omezit rušení šumem předně zvětšením signálu; to však

Popis a výsledek zkoušek zesilovače, který samočinně přizpůsobuje svou kmitočtovou charakteristikou jakostí zpracovávaného signálu: omezuje přenos vysokých tónů v okamžicích, kdy v signálu nejsou a tím potlačuje rušivý šum.

obyčejně nejde provést zesílením, protože zesilovač nerozlišuje signál od šumu, a zefili oba stejně. Vyhoví jenom takový způsob, kde zvětšení zasáhne jen samotný signál. A to je rada nevalná; nemůžeme se přestěhovat bliže k slabému vysílači, abychom zvětšili poměr signál-šum, ani nemůžeme zahodit šumící desku, protože druhá šumí stejně.

Druhý způsob omezení šumu je v zúžení pásma, které zařízení přenáší. K tomu účelu je na většině zesilovačů tak zv. tónová clona různých zapojení, kterou nastavíme přednes pokud možná přijemný tím, že odřízneme zbytečnou část kmitočtového rozsahu, a s ní i část šumu. Když však signál zesílí, nebo když jsou na desce nahrány vysoké tóny dosti silně, bylo by lze tónovou clonu otevřít, neboť signál by v takovém případě slabší šum zakryl. Rychlému střídání hlasitosti hudebních i jiných pořadů je však nemožné se přizpůsobit ručně řízeným orgánem. Proto je nutné buď snášet šum, nebo ozelet výšky, nebo hledat přijatelný kompromis mezi těmito mezemi. To je obvyklý úděl posluchače rozhlasu nebo gramofila.

Omezení jakosti přednesu, vynucené šumem, mohlo by být menší a požitek z poslechu značně větší, kdyby tónová clona působila samočinně. Když jsou v přednesu jen basy, nebo když je signál slabý, odřízlá by clona pásma asi nad 100 c/s, a teprve když by se v signálu ozvaly dosti silná nástroje vyšších tónů a bohaté formanty (trubka, housle), odclonilo by se zařízení, a přenášelo tyto nástroje dokonaleji. Šum, který by tím stoupil, byl by

zamaskován silným a vysokým přednesem. Činnost zařízení by byla podle obrázku 1, který byl právě vysvětlen.

Přístroj, který by splňoval naznačené požadavky, skládá se z těchto částí: Především z tónové clony tak upravené, aby odřezávala nebo uvolňovala pásmo asi nad 1000 c/s, a byla řiditelná napětím. Nejvhodnější byla by clona oštěp odřízavající, t. j. dolnopropustný filtr s kapacitami a indukčnostmi. Aby však nevznaly rušivé přechodné zjevy, musely by se při regulaci měnit obě uvedené složky, a to je při požadavku elektrického řízení obtížné. V jednoduchém přístroji zde se spokojíme s obvyklou clonou  $R, C$ , s měnitelnou kapacitou, která odřezává jen o 6 dB na oktavu; ostatně umírnění zásah má také své přednosti.

Druhá část je obvod, který před zásahem vybere vhodné části signálu a promění je v řídicí napětí. Protože použitou elektronicky řiditelnou kapacitou smíme ovlivňovat jen napětí malé, asi do výše 0,1 V (kterou kapacita-elektronka je s to bez skreslení zesílit), a naopak pro řízení potřebujeme napětí řádu 10 voltů, je podstatou části zesilovač o zisku asi 100, s odříznutými basy, aby regulovaly jen žádoucí tóny vysoké. Konečně k řízení potřebujeme ss napětí, úměrné amplitudě řídicího signálu; bude tu tedy usměrňovač a filtr s vhodnou časovou konstantou. Podstatu obvodu vyznačuje obraz 2.

Riditelná elektronická kapacita je na obrázku 3. Selektoda se ziskem  $z$ , který se dle měnit předpětím první mřížky v mezech na př. 0 až 100, má obvyklé zapojení jako odporový zesilovač, a nadto mezi mřížkou a anodou kapacitu  $C_0$ . Nedbejme kapacit samotné elektronky, t. j. mezi mřížkou a kathodou, a mřížkou a anodou; mají zanedbatelný vliv proti  $C_0$ . Přivedme mezi mřížku a zemi napětí  $e$ ; zesilovacím účinkem elektronky se objeví na anodě napětí  $-e$  .  $z$ , a tedy mezi mřížkou a anodou rozdíl  $e$  —  $(-e) . z$  =  $= e + e . z = e(1 + z)$ . Kondensátorem  $C_0$  bude protékat proud

$$I = e_{ga}/X_0 = e \cdot (1 + z)/X_0.$$



Vzhledem ke vstupnímu napětí  $e$  se tedy svorky  $a$ ,  $b$  na obrazce 3 chovají jako by mezi nimi byl kondensátor s reaktancí  $X = 1/\omega_0 C$ , a sem za  $C$  hodnoty  $C_0$  nebo  $C_0$ , dojdeme k výsledku

$$Ce = Co \cdot (1 + z)$$

To je využití tak zv. Millerova zjevu, známého nášim čtenářům z odporu mřížkového obvodu při záporné zpětné vazbě mezi anodami. Jeho využitím zde získáváme mezi svorkami kapacitu prakticky přímo úměrnou zisku elektronky, a tedy řiditelnou jejím předpětím od libovolné hodnoty  $C_0$  do stonásobku, je-li max. zisk v elektronce roven 100. Odřezávanou část upravené charakteristiky můžeme pak

Obraz 1. Vliv automatické clony na kmitočtovou charakteristiku: při slabém signálu jsou výšky odříznuty, aby šum nerušil. Teprve silný signál s dostatkem výšek uvolní si cestu zesilovačem.

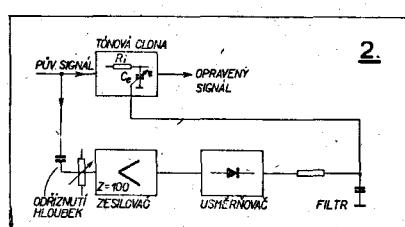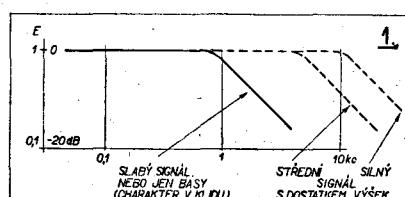Obraz 2. Podstata samočinné tónové clony. Vyšší kmitočty z původního signálu jsou zesíleny, usměrněny a vyfiltrovány, a pak řídí kapacitní elektronku.



\* Viz článek Dr. A. Ditla, Šumový odporník elektronky, E-RA č. 10/1948, str. 234 a d.

# TÓNOVOU CLONOU


také posouvat od zvoleného referenčního kmitočtu do jeho stonásobku.

Je vhodné podotknout, že napětí, které smíme touto kapacitou ovlivňovat, smí být jen tak velké, kolik stačí  $V_c$  bez skreslení zeslit, t. j. nejvyšší asi 1 V. Kdyby bylo větší, nebylo by mezi mřížkou a anodou napětí  $(1 + z)$ , e., nýbrž přibyly by vyšší harmonické, tak jako v zesilovači, a jimi by byla určena kapacita  $C_e$ , a zpětným účinkem by skreslovala signální frekvenci.

Je-li  $R_i$  odpór obvodu, k němuž připojujeme elektronickou kapacitu (obrázek 2) a žádáme-li útlum  $-3$  dB u kmitočtu  $f$  c/s v maximu účinku clony, potřebujeme největší  $C_e = 1/2\pi f \cdot R_i$ ; odтud potřebné  $C_o \approx C_e : z$ . Při obvyklých hodnotách vyjde  $C_e \approx 1000 \text{ pF}$ , a  $C_o \approx 10 \text{ pF}$  volime obyčejně nastavitele.

Nadále můžeme sledovat koncepci automatické clony na zapojení, použitém k vyzkoušení na obrázku 4. Je to celý jednoduchý zesilovač s triodovým stupněm budicím  $V_{1a}$ , a s koncovou pentodou o ztrátě 9 W v nejobyčejnějším zapojení. Stavěli jsme zesilovač úplný, aby měření nebylo komplikováno ohledy na eventuální speciální předpoklady některého hotového přístroje. Pro jednoduchost jsou v přístroji sdržené elektronky: 2krát ECH21, ačkoliv to vnáší některé potíže, a podstatně snazší bylo by stavět přístroj s elektronkami jednoduchými.

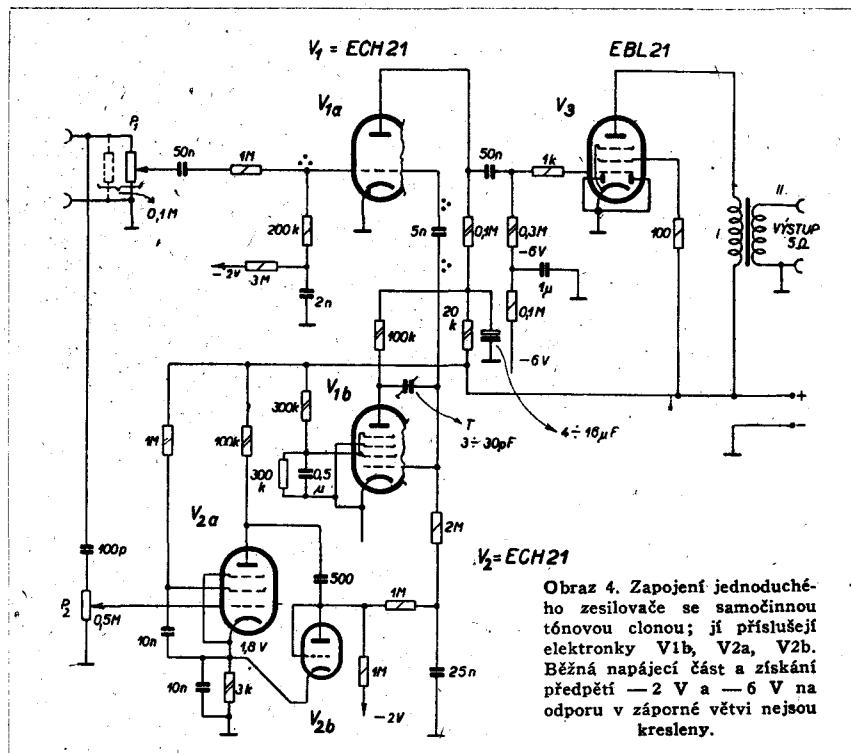Vlastní clony jsou tři elektronkové systémy:  $V_{2a}$ , v pentoda jako zesilovač vysokých tónů pro řízení;  $V_{2b}$  - dioda z triody  $V_2$ , jako usměrňovač signálu;  $V_{1b}$  jako elektronická kapacita, je hep-



Obraz 4. Zapojení jednoduchého zesilovače se samočinnou tónovou clonou; jí přísluší elektronky  $V_{1b}$ ,  $V_{2a}$ ,  $V_2b$ . Běžná napájecí část a získání předpěti  $-2$  V a  $-6$  V na odporu v záporné větví nejsou kresleny.

nu a současně přidání výšek, a dále na mřížku budící triody  $V_{1a}$ . Z její anody odpovídou vazbou na běžný koncový stupeň, na němž jedinou zvláštností je rozdílný výstupní transformátor, popsaný v letoš. 1. čís. t. 1. Předpěti koncové elektronky je možné získat odporem v kathodě; pevné předpěti a uzemněná kathoda zůstaly od pokusu s využitím diod v  $EBL$  k usměrnění řídicího signálu.


Zesilovač signálu pro měření clony ještě napojen přes regulátor  $P_2$  přímo na vstup, takže jeho činnost můžeme samostatně řídit, a není ovlivňována regulátorem zesilovače. Vazba kondensátorem  $100 \text{ pF}$  odlišne kmitočty od  $3 \text{ kc/s}$  níže. Za anodou obvykle zapojeného odporového zesilovače je přes  $500 \text{ pF}$  zapojena dioda, vzniklá spojením anody a mřížky triody ve  $V_2$ , a předepjatá spádem na kathodě, odporu a ještě pevným předpětem pro  $V_{1b}$ .  $V_1$  by sice mohla mít kathodový odpór, neboť obor činnosti  $V_{1a}$  a  $V_{1b}$  je různý, ale při řízení kolísá anodový proud  $V_{1b}$ , a to by se přenášelo až na mřížku koncové elektronky a nepřiznivě ji ovlivňovalo.

Vazební kondensátor na diodu rovněž pomáhá odříznout basy, stejně jako malý kathodový kondensátor a blokovací kondensátor stínici mřížky  $V_{2a}$ . Usměrněné napětí z diody se převede na mřížku kapacitní elektronky  $V_{1b}$  přes filtr, jehož nabijecí časová konstanta je dáná odporem diody  $+1 \text{ M}\Omega$  a kapacitou  $25 \text{ nF}$ ; vybijecí konstanta je asi dvojnásobná, neboť vybijení jde ještě přes jeden odpor  $1 \text{ M}\Omega$ , a činí asi  $2 \cdot 10^4 \cdot 25 \cdot 10^{-9} = 0,05 \text{ vt}$ . Zesílené řídicí napětí musíme po usměrnění vyfiltrovat tak, aby střídavý zbytek nepřesahl asi setinu normálního signálu na mřížce  $V_{1a}$ , t. j. asi  $1 \text{ mV}$ . Naopak nesmí být časová konstanta delší než asi  $0,1 \text{ vt}$ , jinak je automatická clona

„liná“, a při činnosti můžeme pozorovat její nabíhání a zejména dobíhání v podobě činelovitých výdechů po doznamění vysokých staccatových fortissim.

Zesilovač  $V_{1a}$ , a kapacitní elektronka  $V_{1b}$  mají anodový proud důkladně filtrován. Pro  $V_{2a}$  stačí filtrace menší. Proto také je blok kondensátor stínici mřížky  $V_{1b}$  poměrně velký. Kondensátor  $C_o$  je trimr  $3 \text{ až } 30 \text{ pF}$ , který nastavujeme až při činnosti. — Jinak bylo stanovení hodnot zesilovače přiležitostí k několika stránkám základních výpočtů, jejichž opakování však snad neni účelné. Síťovou část náš přístroj neměl, používali jsme standardního eliminátoru pro žhavení, anody i předpěti.


Měření na vzorku. Na vstup přivedeme napětí  $1 \text{ V}, 5 \text{ kc/s}$  z tónového generátoru, měříme ss napětí na anodě  $V_{1b}$  voltmetrem s rozsahem  $500 \text{ V}$ ,  $10000 \Omega/\text{V}$ . Zmenšujeme-li vstupní napětí na  $0,3$ ;  $0,1$ ;  $0,03$ ;  $0,01 \text{ V}$ , klesá anodové napětí z hodnoty prakticky plného napětí na elektrolytickém kondensátoru až asi na  $80 \text{ V}$ , na doklad toho, že elektronka odebrá větší proud, jak ji klesá předpěti. Potom můžeme sejmout charakteristiky „umělé“ tak, že regulátor  $P_2$  vytvoříme na mulu a kapacitu  $V_{1b}$  řídíme předpětím z pomocného zdroje nebo baterie, nastavovaného tak, aby ho dostali postupně táz anodová napětí  $V_{1b}$ , jako prve při jednotlivých hodnotách vstupního napětí. Měříme výstupní napětí st. voltmetrem na odporu, zastupujícím kmitačku, na vstup vedeďme napětí z tónového generátoru, budíme asi na desetinu plného výkonu, t. j. asi  $1 \text{ V}$  na sekundáru, když žádná elektronka znatelně neskresluje. Výsledek takového měření na obrázku 6 ukazuje, jak s rostoucím předpětím  $V_{1b}$  klesá  $C_e$  a charakteristika se posouvá k větším kmitočtům. Při tomto měření vyřídíme při-

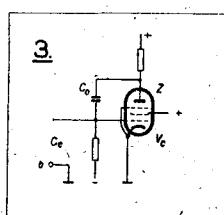

Obraz 3. Podstata elektronické kapacity, získané využitím Millerove zjevu.

toda z ECH21, jejíž trioda pracuje jako budící zesilovač pro koncový stupeň. Jiná kombinace použitých elektronek nemí vzhodnou; využití diody v  $EBL$  má nevýhodu v tom, že zesílené výšky pronikají na mřížku pentody  $EBL$  při slabém přenosu a ruší činnost.  $V_{1b}$  musí být pentoda; trioda se nedá řídit předpětím.  $V_{2a}$  nesmí být pentoda společná s budicí triodiou, zesílené výšky by dokonale pronikaly do koncového stupně.

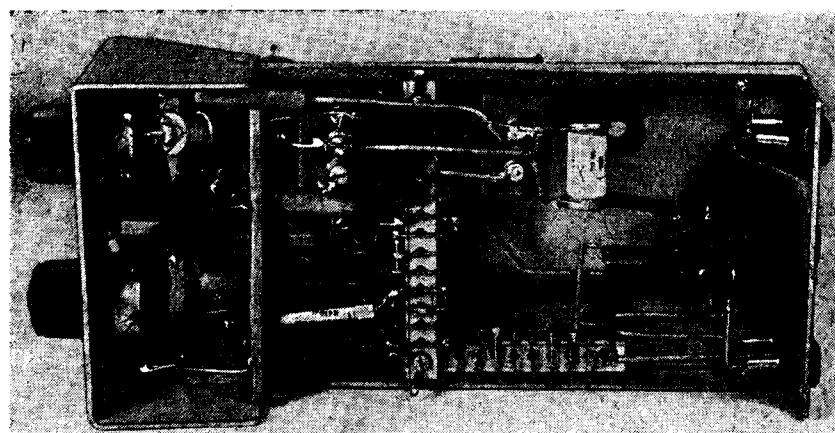Přes regulátor  $P_1$ , zablokováný odporem tak velkým, aby odpór obou paralelně byl asi  $100 \text{ k}\Omega$  (univerzální připojení krystalové i magnetické přenosky, RA č. 8/1947, str. 209), jde vstupní signál, rádově 1 volt, na obvod pro samočinnou clo-



dávání hloubek ve vstupním obvodu, přemostěním kondenzátorem  $2 \text{ nF}$  kapacitou  $0.1 \mu\text{F}$ . I tak však zůstává mírné přidávání kondenzátorem  $5 \text{ nF}$  a mřížkovým obvodem  $V1b$ , které poněkud deformuje přechod charakteristik z jejich levé vodorovné části.

Poté zařadíme regulátorem  $P2$  automat. clonu, nastavíme  $V1b$  pevně předpětí  $-1.5 \text{ V}$  a na vstup vedeme napětí  $1 \text{ V}$ . Změříme a nakreslíme kmitočtovou charakteristiku. Pak totéž při vstupním napětí  $0.3; 0.1; 0.03; 0.01 \text{ V}$ . Výsledek něho měření je na obrázku 7. Zde vidíme přechodové části charakteristiky ještě více porušené (krivka  $0.1 \text{ V}$ ); to je proto, že menší kmitočty jsou zeslabeny vazbou na zesilovač řídícího signálu. Toto měření jsme mohli provést jen s odměřováním amplitudy výstupního napěti na osciloskopu. Nepřesnost tohoto způsobu zavimila možná některou kostrbatost u malých napětí; hodnoty jsou však přepočítány na společnou hodnotu při  $200 \text{ c/s}$ , aby bylo možné porovnávat charakteristiky. — V též obrázku je vyznačen účinek přidávání basů; nemí velký, ale s bass-reflexovou skříní hráje tento zesilovač hloubky znamenitě.


K úvaze o činnosti je vhodné neztratit se zřetele, že všechny kmitočty nejsou v pořadu zastoupeny stejně, energie nad  $1000 \text{ c/s}$  je poměrně malá proti zbytku; proto je účelné zeslit regulační napěti dosti značně, aby vůbec regulace nastala.

K snímkům a plánu zesilovače s automatickou clonou nemí potřeba podrobného výkladu, uvážíme-li, že přístroj budou stavět pokročili pracovníci. Účelné rozložení součástí a stínění je nezbytné s ohledem na značné rozdíly hladin mezi blízkými součástkami. Vedle množství zkoušek podružných je popsán přístroj čtvrtým zapojením v řadě zásadně rozdílných úprav, které byly zkoušeny v reakci t. 1.
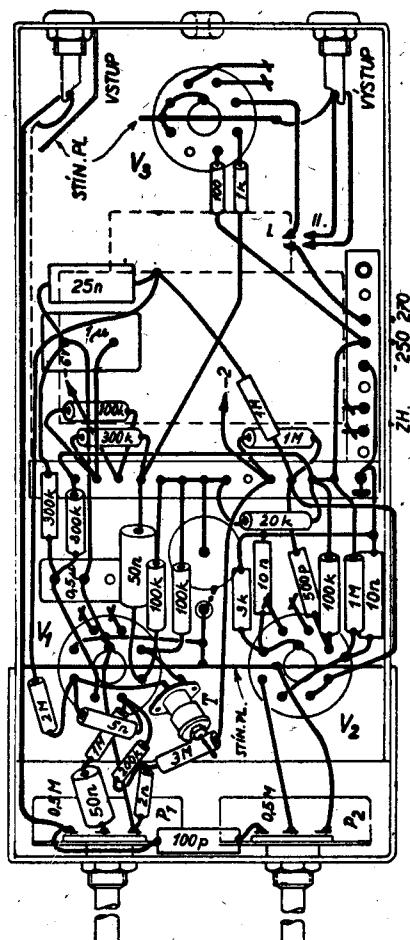
#### Zkoušky subjektivní

Připojme reproduktor a přenosku s gramofonem,  $P2$  vyočteme na nulu,  $P1$  nastavme na příměřenou hlasitost. Nastavíme  $T$  tak, aby šum byl pokud lze slabý, a současně kapacita  $T$  pokud lze malá; v našem případě byl šum při  $T = 20 \text{ pF}$

již podstatně zeslaben, výšky ovšem také, a charakteristika odpovídala asi křivce  $0.03 \text{ V}$  na obraze 7. Vyčkejme místa na desce, kde jsou nástroje s vysokými tóny (housle sólo, trubka, činel, triangl a p.). Vypošlechňme s  $P2$  na nule, poté jej vytvořme naplně a opakujme týž pořad. Rozdíl nebývá vůči měřené markantně, přece však lze rozpoznat, jak se zalesknou výšky, když v přednesu jsou.




Obrázek 5. Spojovací plánek, na němž je možné posoudit nezbytné stínění a oddělení citlivých obvodů. (Blokovací kondenzátor  $10 \text{ nF}$  stín. mřížek  $V2a$  je na rozdíl od schématu uzemněn přímo; obojí způsob je správný.)

Pohled pod kostru; úprava v podstatě táz, jako na spojovacím plánu.


Šum ovšem slyšíme stále, zejména v pláni simech. Chceme-li ukázat dosažený zisk, vytvořme  $T$  na minimální kapacitu, a hned se ukáže, oč je nyní energie šumu větší a jeho hlas ostřejší. Zisk ve výškách však přitom není citelně větší než když zasahuje automatická clona. Tim je užitek úpravy prokázán.

Nastavením kapacity trimru  $T$  určíme kmitočet, odkud zařízení přidává výšky; můžeme ji značně zvětšit, a pořád ještě cloňa citelně přidává. Regulátorem  $P2$  nařídíme amplitudu výšek, která začne odcloňovat. Konečně změnou předpěti  $V1b$  můžeme nastavit napětí, jež musí být přestoupeno, aby cloňa začala působit, aby totiž neodcloňovalo už samotné napětí šumu. S těmito prvky jest vhodné několik večerů experimentovat, pohrat si a zkoušet činnost poslechem. Připojime-li mezi anodu  $Vb1$  a kostru voltmetr o malé spotřebě, nebo do jejího anodového obvodu miliampérmetr, můžeme pozorovat funkci clony při reprodukci, a také si tím usnadnit nastavení.

Přístroj jsme zkoušeli s řadou desek vybraných symfonických pořadů, s magnetickou přenoskou Telefunken 1004 se

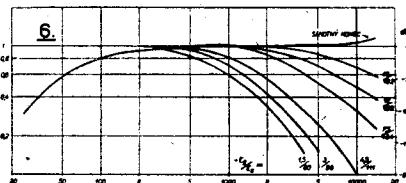

Obrázek 6. Kmitočtové charakteristiky účinku samočinné clony, získané předpětim kapacitní elektronky.

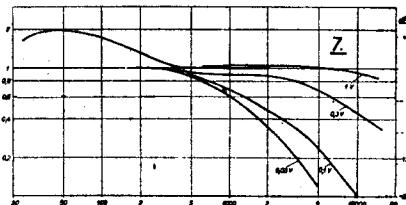

Obrázek 7. Charakteristiky automatické clony, získané přímo, použitím signálu různé úrovni.

safirovým hrotom, a s dynamickou přenoskou Bellton DP 101. Desky byly běžné výrobců produkce střední technické hodnoty. Výsledek zkoušek lze vyjádřit takto: automatická clona popsané prosté úpravy citelně zmenší útrapu, zaviněnou šumem a čini poslech přijemnějším, jako při ruční cloně tažené, a přece bohatým ve výškách. Nezachráni ovšem přednes vadný, ať jej zavíruje přenoska nebo deska, kde šum vůbec překrývá některé partie hudby. To je ostatně přirozený důsledek vlastnosti šumu. Zásah clony není úderný, ale dá se prokázat, že je podstatný, a milovníku dobré reprodukování hudby (a snad i rozhlasového poslechu vzdálenějších stanic) se pořizovací náklad ve spojení s větším reprodukčním přístrojem bezpečně vyplatí.

# ZDOKONALENÝ MINIATURNÍ SUPERHET

**K**e stavbě tohoto přijímače podnítil mě článek ve 12. čísle loň. Elektrotechnika, kde je popisován přístroj stejné velikosti, avšak zábleskového zapojení. Položil jsem si podmínuku, že zmenšení rozměrů nesmí ohrozit citlivost, a pokud možno ani výkon. Proto jsem použil dobrých tvárných mří transformátorů, vzduchového duálu (Philetta), jako stříšek cívek a dosti velkého výstupního transformátoru. Ještě v finálném reproduktoru jsou ztráty, ale je upraven tak, aby jeho výkon a kvalita reprodukce byly pokud možno největší. Kromě toho je tu několik „forťet“ v zapojení, o nichž je zmínka dále.

Každý použije dosažitelných součástek, proto jejich umístění vyjde třeba jinak než u vzorku. Dbejte jen účelného rozložení vzhledem k omezenámu prostoru, a požadavku krátkosti „živých“ spojů. Směšovací obvod jest běžného zapojení. Je jenom upraven tak, aby k prepínání rozsahů postačil sítový dvoupolový spínač, upravený spojením stykačových válečků. Počet závitů pro střední vlny neuvádíme, neboť zde záleží na použitém železovém jádru (osциляtor 50–55 závitů, vstup 70 až 100 závitů). Zájemce si může vypůjčit hodnoty z dřívějšího návodu, nebo ze soupravy v č. 11/1948 a. J. Vstup je vinut v kablíkuem, osциляtor drátem 0,2 mm. Padink je 500 pF. Krátké jsou vinuty na trubce 10 mm. Vstup i osциляtor mají po 12 závitech drátu 0,6 mm; osциляtor má ještě 5 zpětnovazebních závitů 0,2 mm, vinutých na závitech ladiček a podložených páskem z lesklé lepenky. Uvnitř trubek je železový šroubek M7x12 mm.

Mezifrekvenční filtry jsou laděny na 465 kc/s. Já jsem použil filtrů s kapacitně závazbou, které dovolují vhodné nastavení šíře pásma a mají malé rozměry.

Reflexní zapojení využívá dvakrát heptody druhé elektronky. Vý signál jde z prvního mf transformátoru na řídici mřížku heptody; z anody jde dále na druhý mf filtr. Po detekci na diodě UBL21 jde nízká frekvence přes potenciometr (regulátor hlasitosti) spolem přes sekundár prvního mf filtru, jehož dolní konec je proti zemi blokován malou kapacitou, opět na říd. mřížku heptody. Ze-silněný tónový signál odebráme ze sti-

nici mřížky, jež je rovněž blokována jen pro vý proudy, a vedeme přes kondenzátor na mřížku triody. Z anody této triody jde již tónový signál přes vazební členy na pracovní mřížku UBL21. Zajímavá na tomto zapojení je pozitivní významná vazba, která nasadí při téměř plném vytvoření regulátoru hlasitosti, čímž citelně vzroste celková citlivost. Vazba je umožněna reflexním zapojením, a nastavíme ji (zvláště, aby nenassazovala příliš brzy při vytvoření potenciometru) případnou změnou kapacit 500 pF na běžci a horním konci regulátoru hlasitosti. Automatické řízení citlivosti je zpožděno plným předpětím koncevé elektroniky. Nezařaďte-li z mřížky níž triody filtr 100 kΩ a 0,1 μF, bude přijímač při na-sazení zpětné vazby nizce kmitat. Elity 10 μF z potenciometru na první mříž transformátor je jenom zdánlivě nesprávně položen. Velká kapacita je tu proto, aby přijímač nehrál při vytvoření regulátoru hlasitosti na nulu.

Jako vlnového přepinače jsem použil dvoupolohové páčkového sítového spínače. K tomu účelu je třeba jej roztebat, a oba kontaktní válečky spojit připájeným ohebným lanem. Jeden vývod pak spojíme s kostrou, a na ostatní tři připájíme obodky čísel pro přepínání.

Úprava reproduktoru. Vybereme si reproduktor, který má hodně měkké brýle. Odstraňme plst na okraji a pružicí okraj membrány odstráhneme. Připravme si řídké plátno, jakého se používá na sádky pro reproduktory, rozměru o něco větším než je koš. Nyní surovou gumou (gumové mléko) potřeme nový okraj membrány a kraj koše, ze kterého jsme předtím seškrabali zbytky papíru, a přitiskneme připravené plátno. Plátno dbáme, aby bylo mírně napojato. Guma rychle schnne a po jedné minutě napustíme gumou ještě plátno v mezikruží, tvorící nyní kraj membrány. Po zaschnutí odstráhneme vnitřní i vnější přebytečné plátno a nalepíme opět plstnatý pruh gumou. Tím je úprava hotova, a byl-li reproduktor dobrý, není třeba jej znova středit. Touto úpravou získáte větší citlivost a lepší nednes hlubokých tónů.

Vyvažování je běžné, nejprve mf, pak krátké a nakonec střední vlny. Důležité je připomenout, že se přijímač tohoto

Reflexní zapojení nahrazuje ztrátu v malém reproduktoru. Zpětná vazba v mf obvodu při úplně otevřeném regulátoru hlasitosti zvýšuje značně citlivost. Úprava reproduktoru zlepšuje hlasitost a hloubky. Po připojení většího reproduktoru nahradí tento malý přístroj standardní třifelektronkový superhet.

druhu ne hodi pro začátečníky. Při stavbě tak malých přijímačů, kde součásti jsou v těsné blízkosti, skoro vždy se vyskytuje nějaká nežádoucí zpětná vlna, se kterou je nutno si umět poradit (ovšem ne na úkor jakosti přístroje). A to je pro začátečníka úkol přílišný

(Pisatel předložil svůj přístroj k pošouz

(zde je přeloženo z českého originálu výročního vydání Československého statistického úřadu, která zjistila, že údaje o vynikající citlivosti a pěkném výkonu odpovídají skutečnosti. Zevnějšek se liší nepatrně od snímku, reprodukovaného v čísle 12/1948; také vnitrek je stejně malisován součástkami. Od otiskení fotografického dokladu o provedení konstrukce bylo proto upuštěno.)

Na minutu přesně

Valentina Chrisanová,

## *mistrův montážní brigády moskevského závodu na výrobu elektronek dílečky své práci*


*Moderní elektronka je věc jemná a složitá, její sestavení předpokládá dobrý zrak a hbité, citlivé, doslova pianistovou prsty. Ještě potřebnější je pro brigádu druh pospolitosti a cít pro rytmus výroby. Těch se dívek brigády je jako kvůli řetěz, po něm se pohybují sestavované elektronky. Chyba, nedopatření jednoho člена má vzbudit zdržení celé brigády a znamená práci.*


Dříve jsme stanovili pracovní výsledky vždy na konci směny. Nebyl-li úkol z jakékoliv příčiny spiněn, musely jsme zaměškané dohrádat příští den. Roshodila jsem se počítat sestavené elektronky každou hodinu. Proto bylo třeba znova stanovit dobu pro každý úkon a sestavit nový časový graf práce. Povídala jsem o svém plánu dívčákům, které schválily mé požání a rozhodly, že sestaví nikoliv 800, nýbrž 1000 elektronek za směnu.

V našem oddělení vísí štít, kde se každou hodinu rozsvěcuje žárovka: zelená, byly-li plán spinění, červená, bylo-li sestaveno méně než 185 elektronek. Červené světlo se neukazuje často. Stane-li se to přece, celou brigádu po trhne a brey se ukáže omít zelenou smětkou.

Práce podle časového grafu pro nás znamenala velký úspěch, nemluví ani o medailech, které stoupaly současně s výkony. Dnes sestavujeme denně o 100 až 200 elektronek víc. Roční plán jsme skončily 25. září a ušetřily na materiálu 20 000 rublů. Našemu postupu se dostalo všeobecného uznání a všechny brigády sestavují dnes elektronky podle našeho grafu nejen u nás, nýbrž v Moskvě vůbec a po celém Svaru.

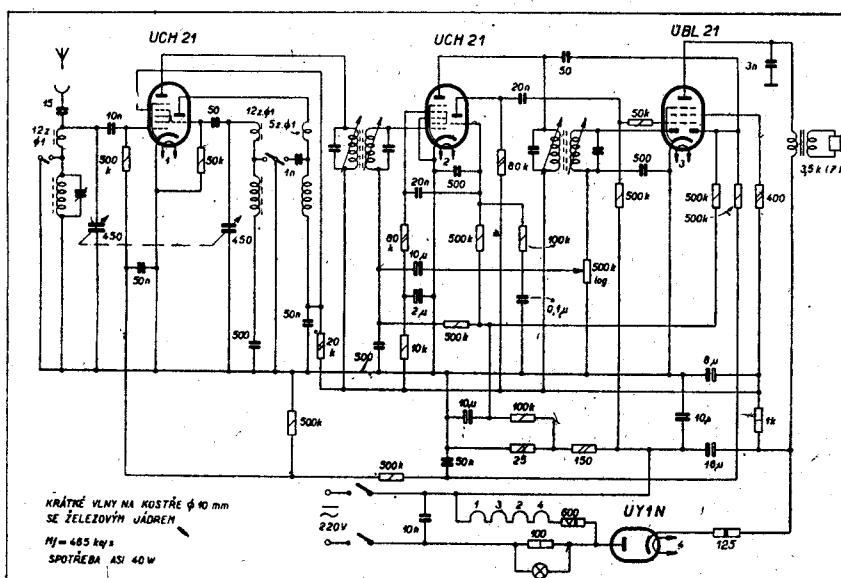*Je velké, štěstí dosáhnout uznání svého lidu. A odpověď na to je možno jen novými pracovními úspěchy. Kollektiv našeho závodu se savařil, že spiní pětiletý plán co do úrovně výroby za tři a půl roku a věřím, že naše brigáda bude mezi prvními.*



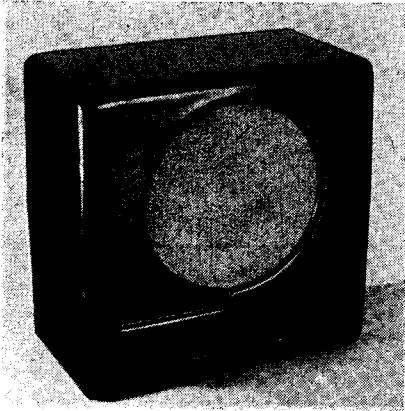


Na snímku: Původní skřínka DKE zůstane přestavbou nedotčena; na pravé boční stěně je upevněn dvoupólový sítový spinač. — Vpravo spojovací plánek universální úpravy.

## Přestavba DKE pro elektronky UCH21, UY1N

**P**ouživatelé tak zv. DKE, jimž vypovídají některá z jeho speciálních elektronek, trioda-tetroda VCL11, nebo usměrňovač jednocestná VY2, jen obtížně dnes získávají náhradu. Aby nemusili jinak použitelný přijímač odložit, mohou se pokusit o jeho přestavbu s použitím elektronek běžnějších, t. j. UCH21 a UY1N nebo UY21. Přestavba je snadná a levná, většina součástí zůstane, hlavní prací je výměna objímk a malé úpravy zapojení.

Použití triody-hexody UCH21 namísto detektční triody a koncové tetrody je poněkud nepřiměřené, více na pohled než ve skutečnosti. Kathoda VCL11 má příkon 4,5 wattu, UCH21 má 2 W. Přípustná anodová ztráta koncové tetrody VCL11 je 3 W, heptody v UCH je 1,5 W, v obou případech tedy asi poměr 2:1. Rozdíl 6 dB však v elektroakustice není tak nápadný, jako faktor 2 v běžném počítání, a zde i v jiných případech jsme se přesvědčili, že působí jem snesitelnou újmu na výkonu, pokud se vůbec s ohledem na nevalné vlastnosti VCL11 dá o újmě mluvit. Přístroj na snímcích a podle schématu A, B pracoval v naší dílně řadu dní, a to i při 120 voltech v síti, kdy jsou pracovní podmínky koncového stupně zvláště nepříznivé, a pouhým poslechem stěží by bylo ize najít rozdíl proti původní úpravě.

Zapojení původního DKE bylo otištěno v tomto listě na str. 50, v čísle 2/1946, kde si je může zájemce vyhledat. Je však snadné vysledovat zapojení z upravovaného přístroje. Po odstranění spojů sítové části a elektronky VCL ponecháme nedotčen ladičí obvod, upevníme klíčové objímky pro nové elektronky a zapojíme podle schématu a stavebního plánu, co je zapotřebí. Úmyslně jsme ponechali stejně hodnoty i zapojení všude tam, kde to bylo vhodné, a změn je jenom málo. Jednou z nich je vynechání kondenzátoru 30 pF mezi anodou a mřížkou koncové elektronky, který u heptody zavádí zbytečně silně omezení výšek. Do obvodu pro

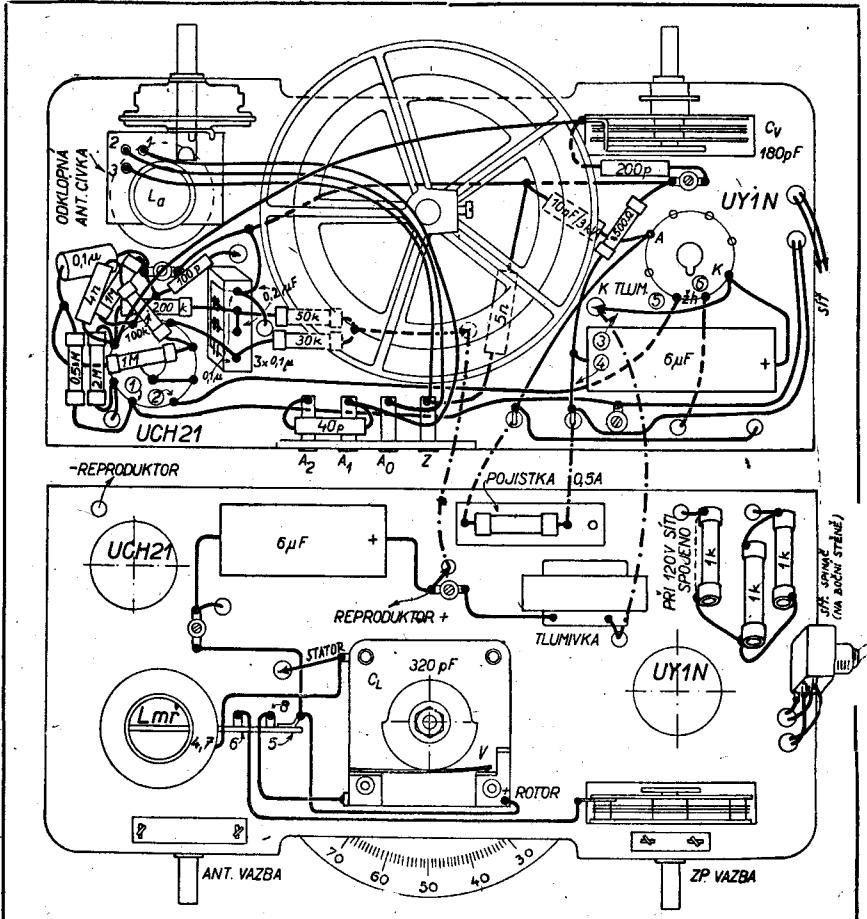


předpětí koncové elektronky jsme zařadili filtr, který zrušil původní zápornou zpětnou vazbu a vyrovnal zisk koncového stupně asi na hodnotu, jakou měl původně.

Některé druhy DKE měly usměrňovný anodový proud filtrován odporem 2,5 kΩ, zatímco dokonalejší úprava původní používala drobné sítové tlumivky. Aby bylo sítové napětí pokud lze plně využito, doporučujeme použít tlumivky. Nemáme-li původní, postačí malý druh z výroby, nepr. s 1000 záv. drátku 0,1 mm na jádro průřezu 2 cm<sup>2</sup>, vzduchová mezera asi 0,1 mm. Vice závitů, větší jádro, silnější drát jsou vícená, ale nejsou podmínkou.

Prostý obvod a zpětná vazba odporem 2 MΩ mezi anodami brání při pečlivém spojování všem divokým choutkám, takže stínění by bylo zbytečným přepychem.

Účelnou změnou původní úpravy je ještě dvoupólový spinač sítě, kterým nahradíme původní chatrný spinač v přístroji, a upevníme jej na boční stěnu skřínky, kde je přistupnější než vzdálu. Rozumí se, že v nouzí můžeme i tuto věc ponechat v původním stavu. Dbejme jen, aby kovové části přístroje, spojené s jeho nulovým vodičem a tím se sítí, nemohly přijít při obvyklém používání ve styku s tělem obsluhujícího a způsobit elektrický úderem proti zemi úraz nebo leknutí.

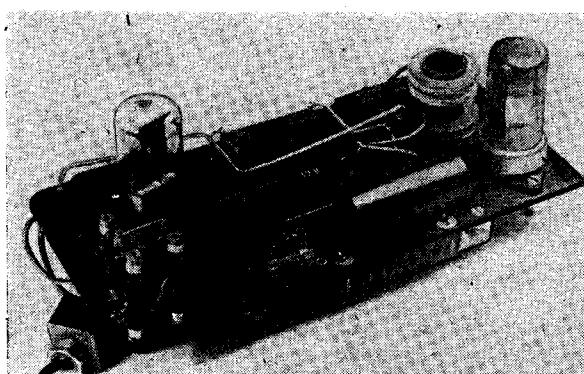Přístroj vyznačené úpravy se hodí stejně dobře pro síť stejnosměrného i střídavého proudu, napětí 120 nebo 220 voltů. Chceme-li přístroj jenom pro střídavý proud, a stojíme-li o to, aby konečný stupeň dostával vždy plně anodové napětí a aby poměrně vzácnou UY zastoupila běžnější AZ1 nebo AZ11, můžeme použít zapojení s jednoduchým sítovým



Montážní deska při pohledu ze zadu nese nové elektronky UCH21 a UY1N a odpory žhavicího obvodu. Ostatní součásti většinou zůstávají.



Pod montážní deskou je rovněž situace téměř nezměněná; zejména ladící obvod zůstal bez změny, a není třeba jej při demontáži rozpojovat.

transformátorem. Hlavní změna je v síťové části, která je samostatně vyznačena v zapojení C; v přijímači samém je jediná změna ve žhavicím obvodu ECH4 nebo ECH21, která nahradí dřív použitou UCH21. Tato úprava není vyznačena ve stavebním plánu, je však natolik podobná, že ti, kdo si ji vyvolí, nebudu mít potíže. I toto zapojení má po stránce bezpečnosti vlastnosti přístroje universálního, protože pro úsporu usměrňujeme napětí z primáru síťového transformátoru, a nulový vodič je tedy také galvanicky spojen se sítí. Zapojení s úplným transformátorem bylo by pro tento přístroj zbytečně nákladné.

Dostí bohatě vyměřený síťový transformátor pro zapojení C může mít až tyto hodnoty: jádro o průřezu 4 cm<sup>2</sup>, 11 závitů na volt, okénko pro vinutí až 5 cm<sup>2</sup>. Primár 120/220 V: 1280 závitů drátu 0,25 mm pro 120 V a k tomu 1070 závitů drátu 0,18 mm, doplněk pro 220 V. Nato spolehlivá izolace (pět vrstev olejového papíru, nebo tři vrstvy plátna). Žhavení usměrňovací elektronky 4 V/1,1 A: 45 závitů 0,8 mm. — Opět izolace jako prve. Žhavení ECH a návěstní žárovky: 6,3 V/0,7 ampérů; 72 závitů dráhu 0,6 mm. Drát vsemiš smaltovaný. Vinutí primární prokládat po vrstvách jemným papírem. Ostatní je běžné.

Hodnotu takového přístroje velmi zvětší náhrada původního magnetického reproduktoru dobrým elektrodynamickým. Do skřínky DKE se vejde reproduktor o průměru 16 cm, a pokud možno nepoužijeme menšího.

Sestavili jsme přístroj podle úpravy A, B, t. j. plně universální, na oba proudy, a přesvědčili jsme se, že s původním magnetickým reproduktorem dává přijemný, dosti silný přednes místních vysílačů. S venkovní antenou zachytí i za dne několik stanic zahraničních. Připojením antény do zdířek A1 a A2 zvětšujeme selektivnost na úkor hlasitosti. Nasazování zpětné vazby je měkké. Pro úpravu na krátké vlny se přístroj nevelná hodí pro svůj jednoduchý ladící kondensátor s pevným dielektrikem. Kdyby však někdo moc mimo chtěl toto tvrzení vyvrátit, najde v tomu několik podnětů v RA 4/1946 na straně 98.

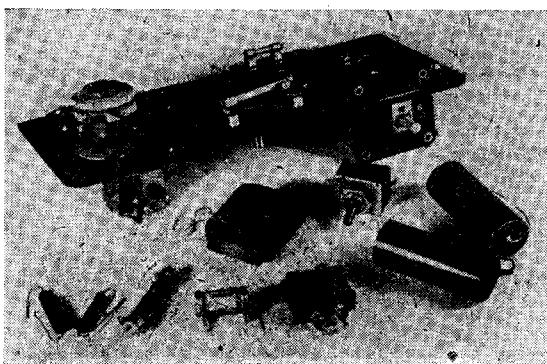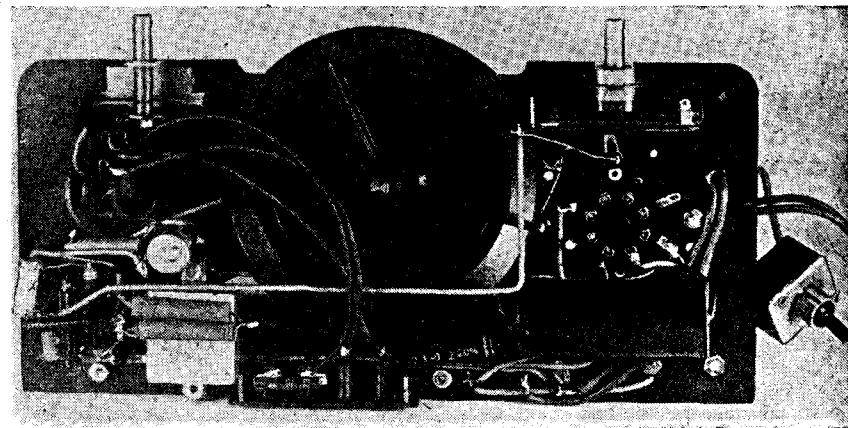

### Skodí podžhavování elektronkám?


Už jednou jsme referovali o zkušenostech, které získali v této otázce američtí konstruktéři elektronického počítacího stroje ENIAC. Skoro na 20 000 elektronek si ověřili, že zmenšením žhavicího napětí o 10 % a anodového napětí o 50 % prodluží se život elektronek mnohonásobně. Přesnější údaje o tomto problému byly sneseny na konferenci ve Filadelfii (Electron Tube Conference), na které byly probírány hlavně elektronky, používané v průmyslu: 6H6 (asi jako EB4), 6SJ7 (EF6), 6SA7 (pentagrid-converter), 6SN7 (EDD11) a 6L6 (komcová tetroda s elektromovou optikou).

Protože v ENIACu je více než polovina elektronek typu 6SN7, bylo největší množství dat o životnosti této elektronky. Podle dosavadních zkušeností dá se předpokládat, že vydří-li tato elektronka bez závady stohodin neprotrvá v ENIACu se vypíná jen anodové napětí, elektronky jsou však právě pro větší životnost stále žhaveny), bude její život stohodiny až 10 let. Toto číslo zarazí všechny ty, kdo mají zkušenosti s dnešními úspornými elektronkami, jejich život může být až 2000 hodin, méně překvapí opraváře, kterým se dostávají do rukou aparáty až 20 let staré, osazené nepřímo žhavenými triodami (4 V/1 A), které daleko přežily ostatní součástky v přístroji a mají stále 100 % emise.

Necitme se dost povolení z téhoto faktu využívat závěry; elektronky 6SN7 s katodou 6,3 V/0,3 A se sníženým žhavicím napětím na 5,7 V a anodovým napětím 150 V, která přežije všechny své tváře, to už stojí za to. (Radio Electronics, listopad 1948, str. 39.)

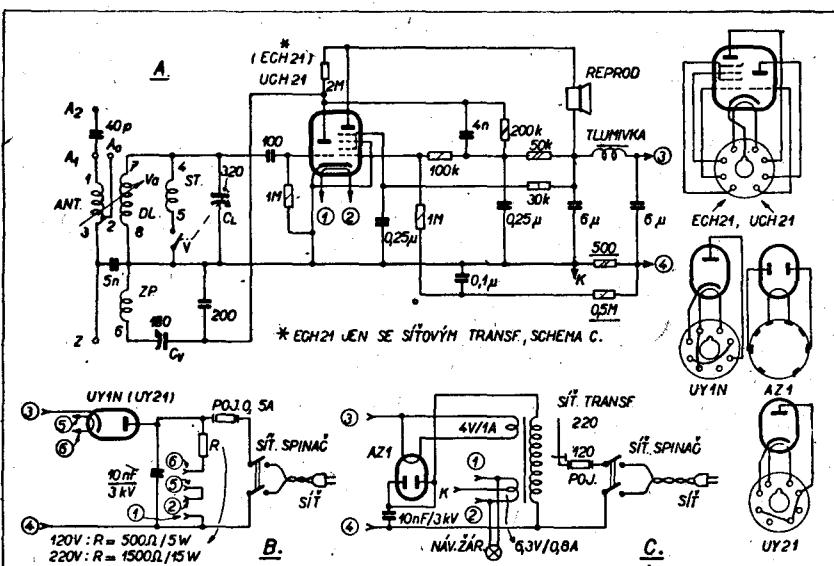
### FM pro školy a university

Federální komunikační komise v USA (FCC) rozhodla, že školy, university a výchovné ústavy mohou si zřizovat pro vyučovací účely malé stanice s kmitočtovou modulací (FM). Budou pracovat na společné vlně 88,1 Mc/s, dovolený výkon je max. 10 W. Provoz stanic není ovšem omezen na pokusy, ale smí být vysílán pravidelný program, protože úkolem stanice je nejen vyškolit techniky, nýbrž i rozhlasové umělce. (Radio Electronics, listopad 1948, str. 11.)



# PŘÍSTROJ k výrobě ozubených koleček

F. VEČERA

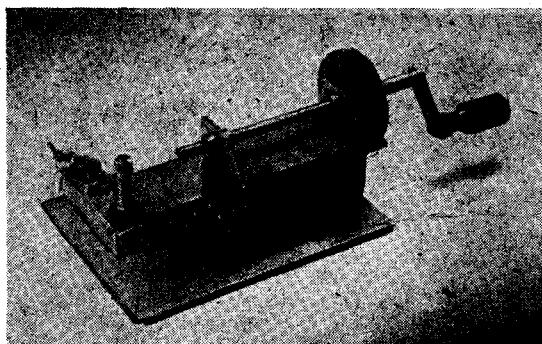

**S**nímky ukazují jednoduchý přístroj, který dovoluje snadnou výrobu malých čelných nebo šroubových ozubených kol z texgumoidu nebo měkkých kovů, bez dělicího aparátu a s frézou nepříliš odlišnou od závitníku. Je to v podstatě hřidelík s šroubovicovou frézou, poháněný převodem do rychla klíčkou. Na vhodném místě je upevněn drobný suport s přesným čepem pro upevnění kolečka, které chceme ozubit. Obojí může být dalekosáhle zjednodušeno, hřidelík po připadě nahrazen soustruhem a suport pákovým zařízením.


Na čep se navlékne kolečko, osoustružené na průměr, který odpovídá počtu zubů a jejich rozteče. V hřidelíku je frézka, kterou roztočíme klíčkou, a pak najedeme suportem s kolečkem do řezu tak, abychom se hned dostali na žádaný průměr. Je-li materiál měkký, vybere jej fréza na jedno projítí, a kolečko je hotovo. Je-li čep kolečka kolmo na osu frézy, získáme kolečko pro šroubový převod. Naklonime-li čep o úhel  $\alpha$ , jenž odpovídá stoupání závitů frézy, výjdou zuby čelné. Je-li fréza malého průměru, musíme po prvním projetí kolečko několikrát posunout na čepu tak, aby zuby mely po celé šíři týž profil. Pro nezcela přesný výsledek, jaký postačí pro úzká kolečka a měkký materiál, postačí kolečko na čepu položit.

Při stroužení zubů v kolečkách kovových (mosaz, dural, bronz) jsou sily na frézu značné, a je proto vhodné uložit ji na obou koncích, aby namáhání snesla. Stane se to opřením jejího hrotu do délky v improvizovaném konku, nebo jiným důkladnějším způsobem. Protože u tvrdšího materiálu není smadné najet rázem na správnou hloubku zubů, a kdybychom začali na průměru větším, mohl by výjít nežádané větší počet zubů, je vhodné ze začátku točit frézou střídavě dopředu a dozadu o jednu až dvě otáčky. Přitom fréza zpracovává stále touž část obvodu kolečka, a je možné postupným dotahováním suportu nebo přiklápním páky s čepem a kolečkem dostat se až na správnou hloubku zubů. Když jí bylo dosaženo, pootočíme vždy frézou o kousek dál, a opět se několikrát vrátíme. Tak postupujeme po celém obvodu. Když jde už jen o zarovnání boků zubů, nebo o projekt ozubení načisto, můžeme zase točit nepfetrizit.

Frézu vytocíme na soustruhu ze stříbrné oceli; bude to závit se stoupáním, rovným žádané rozteči zubů, a má přesně lichoběžníkový profil. Rozteč volíme podle potřeby, nebo, dovoluje-li to soustruh, uděláme ji rovnou nějakému násobku čísla  $\pi$  okrouhlým číslem, které jmenujeme *modul* nebo *průměrová rozteč m* (na př. 0,5, 0,7, 1,0, 1,5 atd.). Zuby s modulem 0,7 budou mít tedy rozteč  $0,7 \times 3,14 = 2,2$  mm, a stejně stoupání bude mit závitník — fréza. Pro některé moduly výdej stoupání neokrouhlé a soustruh by vyžadoval speciální kolečko; ně-

kdy se však výpočtem a kombinací koleček ze soupravy u soustruhu dá najít dostatečně těsné přiblížení.

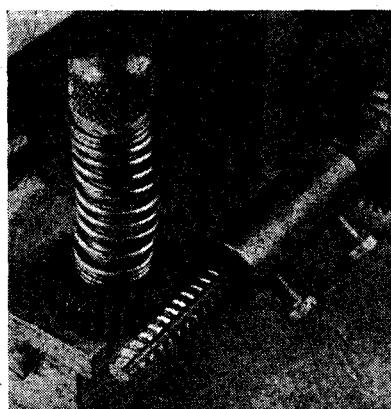Máme-li ozubení modulové, vypočítáme průměr roztečné kružnice tím, že vynásobíme žádaný počet zubů použitým modulem. Na příklad kolečko s 24 zubů modulu 0,7 bude mít průměr roztečné kružnice  $24 \times 0,7 = 16,8$  mm. Na vrcholy zubů přidáme ještě na průměr hodnotu 2krát *modul* v milimetrech, v našem pří-



## Co je nového v televizi

*Federal Communication Commission* zastavila přijímání nových žádostí o koncese pro televizní vysílače, protože zkušenosť s 37 vysílači, které jsou nyní v USA v provozu, ukázaly, že frekvence, přidělené televizi, jsou silně rušeny jinými službami. Během šesti měsíců hodlá FCC spolu se Sazem radiotechniků (I.R.E.), výrobcem (R.M.A.) a amatérů (A.R.R.L.) provést rozsáhlá měření a šetření, na jejichž základě bude rozhodnuto o příštím frekvenčním umístění televizních vysílačů. (Radio Electronics, prosinec 1948, str. 11.)

Americký amatér *WIDBM* (P. S. Rand) provedl na výzvu A.R.R.L. a se svolením FCC pokusné vysílání na dosud neotevřeném amatérském pásmu 21 Mc/s, aby zjistil, jak dalece budou amatérské stanice rušit televizní přijímače, které mají mF pro zvuk v pásmu 21, 25 až 21,9 Mc/s. Pokusné vysílání ukázalo nevhodnost této normované mF. Ač bylo možno i v místech se slabším polem odstranit interference pečlivým stíněním přijímačů a dokonalými odlaďovači, rozhodla RMA, že jednodušší a lacnější bude přejít s mF televizních vysílačů do „klidnejšího“ pásmá. Na normě se pracuje. (QST, prosinec 1948, str. 21.)

Ačkoliv produkce obrazovek dosáhne tohoto roku v USA rekordní výše 1,6 mil.

Přístroj téměř universální, improvizovaný ze zbytků telefonního induktoru, umožnuje frézování ozubení i navijení běžných cívek.

kladě vysoustružíme tedy kolečko o průměru  $16,8 + 2 \times 0,7 = 18,2$  mm.

Vysoustružený závit na budoucí fréze propilujeme nebo probrousim na třech nebo čtyřech povrchových přímkách žlabky podobně jako závitníku. Pak frézu rozehavíme do světle červeného žáru a svislým ponoréním do vody ji zakalíme. Ručním brouskem očistíme drážky, pozvolně ohřátím v plamenu popustíme na slámové žlutou barvu a poté opět ochladíme. Řezné plochy zubů jemně vybrousim, jejich hrby dozadu mírně sbrousim, aby třením nebrzdily práci. Do hřidelíku frézovacího zařízení musíme frézu upěvnit souose a v rovině frézovaného kolečka, je-li určeno pro šroubový převod. Pro ozubení čelní vypočítáme sklon roviny kola proti ose frézy ze vzorce

$tg \alpha = \text{modul} : \text{roztečný průměr frézy}$ . Roztečný průměr je přibližně roven vnějšímu průměru frézy, změněnému o dva moduly *m*.

## ELEKTRICKÁ VODOVÁHA

Americká fa Bendix (odd. Eclipse-Pioneer) využila změny odporu niklového drátu s teplotou ke konstrukci přístroje, který zaznamenává změnu polohy proti těžnici údajem milivoltnometru s nulou uprostřed. Samotný přístroj nemá pohyblivých součástí a hodí se pro dálková měření.

Podstatu tvoří skleněná trubice, ohnutá do pravého úhlu, jejíž osou prochází niklový drát 1, žhavený na  $400^{\circ}\text{C}$  ze zdroje 2. Střed vyhříváního drátu, napínáný spirálovou pružinou 3, je spojen přes indikátor 4 s běžcem potenciometru 5 ( $200\Omega$ ), jehož konec jsou rovněž připojeny na zdroj. Tedy známý Wheatstoneův můstek; novinkou je zde ona trubice, výrobce pojmenovaná *convection*. Je plněna argonem; teplo žhavého drátu je sdělo-

ku, bude přece podle předpovědi jejich nedostatek pocítován až do roku 1950. Důvod je několik. Rozmach výroby televizních přijímačů spotřebuje téměř celou produkci obrazovek, přičemž každý prodaný přijímač kladě větší nároky na výrobce, protože obrazovka je dosud jeho nejchoulostivější a nejčastěji vyměnovanou součástí. Také americká armáda zvyšuje nároky, obrazovky nalézají totiž čím dál tím širší upotřebení v armádních elektronických zařízeních. (RE, prosinec 1948, str. 11.)

Velmi úspěšně dopadly zkoušky s televizním přijímačem ve vlaku, na trati Ohio-Baltimore. Proti očekávaným byl příjem po celou dobu velmi dobrý, kromě okamžíků, kdy vlak projížděl tunely nebo pod přejezdy se silnou silniční dopravou. Na základě této pokusu rozhodla se železniční společnost, že zavede televizní příjem do všech svých přepravových vlaků, které projíždějí oblastmi, zásobovanými televizním pořadem. (Radio Electronics, prosinec 1948, str. 11.)

Brazilie bude mít jako první jihoamerická republika televizní vysílač v Rio de Janeiro. Zřízení o výkonu 5 kW dodala General Electric. V první době bude stanice vysílat asi 30 hodin týdně. (Radio Electronics, prosinec 1948, str. 11.)

Loni v srpnu dosáhla výroba televizních přijímačů v USA nového rekordu. Bylo vyrobeno 65 000 aparátu, což je o 51


váno okolo plynovou náplní, a poměravé při svislé poloze drátu je ochlazování větší než v poloze vodorovné, v důsledku lepší cirkulace plynu, je tento element s to zaznamenat změnu odporu obou větví odchylyku od předem nastavené nulové polohy.

Charakteristika vlákna, udávaná výrobcem:

Napětí zdroje (V)	0	5	10	15
Proud (mA)	0	56	74	80
Odpór (Ω)	50	89	133	188

Casová konstanta convektronu je 0,1 sec; při napěti zdroje 10 V (kdy je citlivost trubice největší a spotřeba nepřesahuje 1 W), je napětí na indikátoru 50 mV při odchylce  $1^{\circ}$  od rovnovážné polohy. Zafázení může být napájeno ss nebo st napětím; při st je hladina šumu mezi 1 a 5 mV, při ss ještě méně.

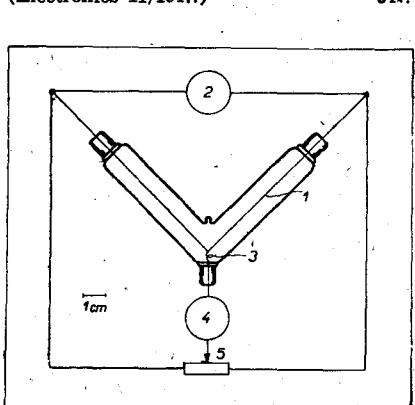Je-li přístroj umístěn na stroji, který se pohybuje (přímo nebo otáčivým pohybem), je kolování chladicího plynu v trubici působeno nejen zemskou přitažlivostí, nýbrž výsledným vektorem, složeným ze zrychlení třídy a zrychlení vlastního pohybu; v tom případě je convektron schopen indikovat odchylyku své vlastní polohy od tohoto vektoru, a tedy měřit zrychlení. (Electronics 11/1947.) JN.



procenta více, než činil měsíční průměr za první pololetí minulého roku.

Největším problémem, před kterým stojí výrobci televizních přijímačů, je nedostatek školených opravářů pro běžné opravy a instalace. Proto se rozhodla společnost Philco zřídit širokou síť škol a kursů pro techniku a opraváře, ve kterých je odborníci společnosti seznámi se vsemi technickými problémy televizních přijímačů, naučí se opravovat a sladovat přístroje, a také pracovat s novými měřicími přístroji. Zvláštní pozornost bude věnována správné instalaci televizních anten.

Nejmenší a nejlacnejší přijímač televizní je Pilot Candit T-V. Má obrazovku průměru 10 cm a stojí 100 dolarů. Zapojení přijímače je zajímavé tím, že je to první televizní přístroj pro oba druhy proudu. Všechny 21 elektronky i s obrazovkou má zapojena žhavení vlákna v serii, a všechna anodová napětí jsou získána přímo ze sítě 115 V. Jen však napětí pro obrazovku se získává z výstupu oscilátoru-eliminátoru, který naší čtenáři už znají. Další zajímavostí přístroje je způsob ladění. Výrobce používá s velmi dobrými výsledky obvyklého ladění otočným kondensátorem 50 pF, jak pro nižší (40 až 85 Mc/s), tak pro vyšší (120 až 200 Mc/s) televizní pásmo. Obě pásmá však mají zcela oddělené vstupní obvody (cívky, elektronky, kondensátory) a přepínání se provádí v přívodu ss anodového napětí. Přístroj je vestavěn do bakelitové skříně.

## PONORNÝ OHŘIVAČ LÁZNÍ


Pro mírné ohřívání kapalinových lázní (vývojkové tanky, akvaria) je možné vyrobit snadno a levně ponorný ohřivač. Do trubice tvaru U nebo do zkumavky z tvrdého skla vložíme hmotové nebo drátové radiotechnické odpory tak vyměřen, aby při daném sírovém napěti daly potřebný výkon. Celkový odpor vypočítáme ze vzorce:

$$\text{odpor} = \frac{\text{napětí sítě} \times \text{napětí sítě}}{\text{žádaný výkon ve wattech}}$$

na př. žádáme-li pro 220 V síť využívací výkon 30 wattů, potřebujeme odpor  $= \frac{220 \times 220}{30} : 30 = 1470 \Omega \approx 1500 \Omega$ . Odporu stačí vyměřit asi pro třetinu výkonu; v daném příkladu bychom na př. do zkumavky vsunuli řadu pěti odporek po  $300 \Omega$ , každý pro 2 W, spojených z sebe. Odpor musí být v trubici volně a musí kontaktit asi 7 cm pod okrajem zkumavky. Vývod od spodního konce isolujeme korálky až nad horní okraj odporu, poté připojíme dvouzílovou hebkou šňáru s gumovou izolací, která smí být v místě, kde už není tak horko, aby se její gumová izolace nepoškodila. Poté odpory v trubici zasypte jemným pískem k drhnutí (sirax, ata a.j.), který důkladně sklepeme, aby nikde nezůstal odpor těsně na skle, nebo aby nezůstala místa vyplněná vzduchem. Písek nasypeme asi 2 cm pod okraj. Zkusíme ohřivač připojit na síť; za několik vteřin se začne ohřívat i na povrchu, a když je tak teplý, že už na něm neudržíme ruku, odpojíme jej, a hořejší trubice zalijeme asfalem. Když ohřivač vychladí, můžeme jej vyzkoušet v lázní, pro kterou je určen, tak hluboko, až kapalina dosahuje asi 2 cm nad odpory, je však ještě asi 5 cm pod okrajem trubice, aby nemohla vstřiknouti dovnitř. Teprve pak zapneme ohřivač na síť, a kontrolujeme teplotu. Nikdy nesmíme ohřivač rozpálit na vzduchu, a teprve pak jej vsunout do studené kapaliny, protože skleněná trubka by praskla.



Pro ohřívání akvaria je zapotřebí v zimě zhruba 1 watt topného výkonu na litr obsahu v nevytápěných místnostech. Těleska v trubici na snímku mají v každém rameni asi 50 wattů, a lze je zapnout samostatně, nebo i do série, takže lze dosáhnout výkonů 25, 50, 100 wattů. Využívá už delší dobu pro ohřívání akvaria o úctyhodném obsahu 140 litrů, a spolehlivě chrání rybí posádku v hodnotě několika set Kčs před zhoubnou zimou.

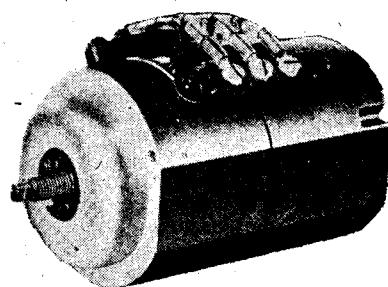


## SYNCHRONNÍ DIFERENCIÁL

K měření rozdílu v kmototech mezi 15 až 60/c s vyrábila fa. *Kolsman*, USA, žádavý přístroj podle obrázku. Tvoří jej dva trifázové synchronní motorky se samočinným rozbehrem, spojené drobným diferenciálem, všecko v jediném celku. Jíouli motorky napájeny porovnávanými kmotocy tak, aby se točily v opačném smyslu, má hřídelík, vystupující na obou stranách z motorku, počet otáček rovný polovině rozdílu mezi porovnávanými kmotocy, a může být zatištěn momentem asi 12 gcm. Přístroj se hodí jako synchronizátor, ukazatel polohy při dálkovém řízení, atd. (Proc. IRE, 11/48.)


## Jádra

### Lisovaná

### Z prášku

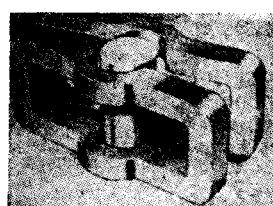

Pro odchylovací obvody televizních přístrojů vyrábí fa. *H. L. Crowley et Co.*, West Orange, N. J., trojdílná železová jádra podle obrázku. Skládají se z válcového sloupku a dvoudílného rámečku, a podle lisovacího tlaku 2300 až 10 000 kg/cm<sup>2</sup> mají efektivní permeabilitu 40 až 230. Dávají obvody s velkým Q a malými ztrátami, a také bráňí je prý podstatně menší než u transformátorů s plechů. Dvě jednoduché elektronky, a dvě usměrňovací, postačí pro odchylovací obvod běžné obrazovky s úhlem krajních paprsků 50° při anodovém napětí 17 000 V. (Proc. IRE, 11/48.)

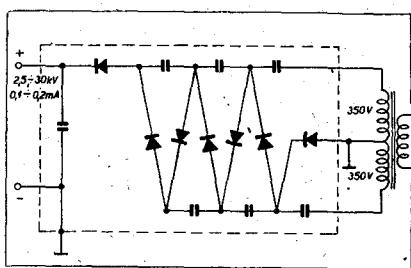

# Symfonický orchestr

## V DIVADLE A NA KONCERTNÍM PODIU

O rozčlenění nástrojových skupin symfonického orchestru, o jeho účelu, významu a způsobech dnes a v minulosti.

**M**inule jsme vedli čtenáře do cizích zemí a zapadlých věků; je tedy na čase, abychom se na své pouti za symfonickým orchestrem a jeho nástroji podívali přímo do divadla nebo do koncertní síně, kde nalezneme hudební instrumenty pochodem.


Návštěvník opery nebo koncertu ví, že hudebníci v orchestru nebo na podiu jdou každý na své místo, jako žáčkové do lavic, a že dirigent je — stejně jako pan učitel z školy — jednotlivě nebo po skupinách vyvolává. Nejdé ovšem jenom o přesně určené místo, nýbrž i o skupinové rozsazení. Zůstáme u školského přirovnání: pamatujeme se všechni, že v hodinách zpěvu jsme musili pěkně do houfů, sopranisté a sopraništky, altisté a altistky, tenori a basisté, a že jsme nemohli stát pomicháni. Leckterý mladý „zpustík“ byl by sice raději stál mezi mladistvými sopranistkami než mezi brůčími basy. Ale jednak se proti staleté zvyklosti a školské disciplině nedalo nic dělat, jednak nadějný basista si nechtěl utržit hanbu, že by svůj basový part mezi dřívou převahou sopránů nesvedl a byl by praděpodobně vykřičen za tvora bud vůbec nehudebního nebo za hudebního barbara, podle toho, zda by byl počal ve sličném prostředí vyluzovat falešné zvuky, nebo zda by svorně se sopraništky prozpívával cantus firmus o dvě oktávy níže k naprostému zoufalství pana regenschorho.

Je také známo, že jen přísná isolace a surová disciplina přiměje altisty, aby zpívali svůj, většinou dokonale otravný „druhý hlas“. Pomíchání mezi ostatním zástupem zanotovaly by nadřeně hlas prvý, i kdyby se při vysokých tónech měli uškrtit, některí z dišperace, jiní z neschopnosti odolat melodickému pokusení. Proto také ve sborech na ona exponovaná místa, kde běží neviditelná rozhraňující čára mezi jednotlivými skupinami, jsou stavěni přečetní borce, kteří dovedou odolat všem svodům ze sousedství, a uchránit svým příkladem povahu slabší, ty nešťastníky, kterým do uší je-

V tomto rozestavení hrála New York Philharmonic Society, řízená Antonem Seidlem v roce 1897. Týž orchestr a dirigent přenesli přibližně v téže době po prvé Dvořákovo symfonii e-moll (Z Nového světa).

jich melodie musí zasít podle možnosti se všech stran. Teprve v příslušné skupině je pro velkou většinu obyčejných smrtelníků možno zpívat správně rytmicky a intonačně, a rozlišovat také pianissimo od pianata a mezzoforte od forte a fortissimo.

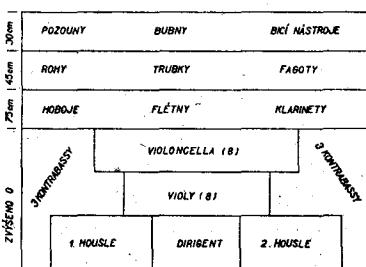O to se mezi jiným stará pan učitel, k němuž zdalek celá ta změna zvuků, kterou má zvládnout. Pro něho ty skupiny mají ještě větší význam než pro jeho podřízené. Teprve při takovém učlenění se řadění svého souboru se totiž může podle



### OTAKAR OSTRČIL NA DESKÁCH

Ceskému skladateli, Otakaru Ostrčilovi, dlouholetému šéfu Národního divadla v Praze, bylo dne 25. února letošního roku sedmdesát let. Po oslavách své padělky si teprve uvědomil, jak jeho učitel, Zdeněk Fibich, zemřel mlad. V tom nechtěl svého milovaného mistra následovat a říkal, že jeho životním vzorem je bývalý režisér Prozatímního divadla a spolupracovník Bedřicha Smetany, Edmund Chvalovský, který přečkal denadesátka a s kterým se Ostrčil rád stykával za svých prázdninových pobytů v Soběslavi. 20. srpen 1935 udělal škrt přes všechny tyto naděje; zdánlivě nezdolný, neúnavný a nesmírně pracovitý šéf Národního divadla zemřel ve věku 56 let.

V gramofonové rubrice patří Otakaru Ostrčilovi čestná vzpomínka. Ne snad proto, že by jeho tvůrčí dílo, ačkoli by si toho zaslouhovalo, bylo nějak obzáhlíji zachyceno na gramofonových deskách. Naši čtenáři si snad vzpomenou, že jsme jim skoro před dvěma lety přiblížovali v této rubrice díla s nahráním rozkošné scény mezi statkářem Kučinou a Anežkou Kláštorovou z opery „Poupě“, i když jsme úmyslně připomněli, že dramaticky vyprávějí scéna z „Kundlových očí“ bude srozumitelná jenom tomu, kdo zná operní text. Z Ostrčilovy operní tvorby byly zachyceny ještě krátké úryvky z „Honzova království“. Loni k nim přibylo nahráni „Ostřelo dítě“, známé balady pro mezzosoprán s pravidlem orchestru, kde se Ostrčil pokusil vyzpívat novou uvolněnou melodii všechnem smutek, hoře i touhu srotova po zesnulé matce i hoře vidinu nebeské slávy, kde nyní trůní jeho ochra-

libosti (v hudební terminologii: ad libitum) vydovádět — hudebně i jinak. Ta potíž, kdyby tu svou chásku neměl v sešikovávaných řadách! „Který antitalent zas při té předrážce si plete čtvrtku s osminkou?“ — „Jaký Polynesie mi tady místo rovných tónů zpívá ta věčná glissanda?“ „To boží hovado, co v tom basu buď fis místo f, nezná asi noty! Kdo to byl?“ Byla by potom s tím hledáním potíž, kdežto takhle je to daleko jednodušší. Ostatně, ježto je skupina jaksi kolektivním ručitelem i za spáchané hříchy jednotlivců, může nadřízená instance usměrnit své citové projevy nálezitým směrem. Snášejí-li lidé, zatlačení do jednotlivých šíků, tyto bouřlivé a nevlídné projevy, zakládající často skutkovou podstatu těžkých urážek na cti, je nutno za to děkovat jenom jejich vrozené hudebnosti. Postižení jsou si totiž vědomi, že bez dirigenta by pro mnoho hudebních skladatelů neplatily ve sborovém muzicirování taktové čáry, nýbrž slavné a zhusta úspěšně praktikované hudební úsiloví: „u koruny se sejdeme!“. Pro hudebního laika tu poznámenáváme, že koruna v této souvislosti neznamená hostinec ani jiný pozemský či dokonce metafyzický pomysl, nýbrž tak zv. prodlevu nebo výdrž, které se italsky říká corona nebo fermata.


Rozestavení nástrojů wagnerovského orchestru na mannheimském koncertu. zadní místa byla zvednuta, jak je to obvyklé dnes.

nitelka, slibující mu brzké vykoupení z pozemských strasti.

Jestliže ona chudá holčička, stojící před osamělým rovem na vesnickém hřbitávku, blízko samých dveří, známá nám z Alšovy perokresby, symboluje vybavované vzpomínky na nenávratné ztracenou matku, Ostrčilovo umělecké zpodobení lidového námetu vrcholi ve slozech: „Má dušťka k Bohu, mé tělo do hrobu, do hrobu k mé matce, ať ji zplestí srdeč!“ Kdo jen jednou v životě slyšel tento zpěv útěchy a k němu vzdělji připojenou orchestrální oslavu té nejobávanější lásky, lásky mateřské, ten navždy pochopí, mdlé jen trochu své sluchové ústrojí v potádce, že hudba dovede říci našim smyslům daleko více než mluvené verše, i když bychom je doprovodili poučeným a láskyplným literárním komentářem.

Ale Otakara Ostrčila je nutno vzpomínout v jiné souvislosti. Máme doposud na gramofonových deskách nahránu jedinou českou operu v úplném znení: je to Smetanova „Prodaná nevěsta“, která byla vydána společností His Master's Voice. Podnět k tomuto nahráni dala vlastně organizační nemuzikantů, někdejší Syndikát československých novinářů, kde za tuto myšlenku energicky bojoval zvláště jeho dlouholetý, později tragicky v koncentračním táboře zahynulý jednatel dr. František Hořman.

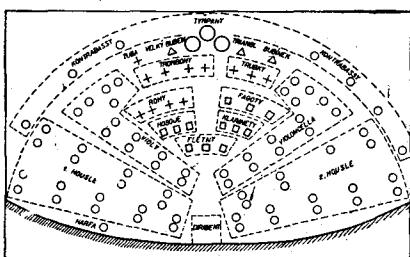Otakar Ostrčil rázem pochopil význam této akce a postaral se jak obsazením všech úloh, tak osobním řízením při nahrávání v nevalně akustickém sále Odborového domu na Perštýně o to, aby na gramofonové desky bylo zachyceno dílo v nejsvědomitějším provedení, v takovém, aby po celém světě mohlo být vystřeleno, jak se má „Prodaná nevěsta“ provádět a jak ji hrají Češi.



Je-li tedy nutno z důvodu právě uvedených seřadit po skupinách zpívající sbor, tím spíše musí být přehledně rozsazem symfonický orchestr. Bylo by chybou se domnívat, že pro toto rozsazení platí nějaká povšechně závažná pravidla. Směrodatné je především místo, které je orchestr vyhrazeno; jinak bude orchestr rozsazen v divadle, kde bývá mezi jevištěm a hledištěm většinou poměrně úzká, ale někdy dosti dlouhá plocha, jinak na podiu, jež se podobá čtverci. Mnoho záleží i na zkušenostech, zvyklostech nebo osobní zálibě dirigentové. Přesto však je možno konstatovat několik obecně platných skutečností. Vyplývají jednak ze snahy po dobré souhře, jednak z touhy po kvalitním zvuku. Proto ty různé odchylky v rozdělení nástrojů podle místa nebo také podle akustických poměrů divadelní nebo koncertní dvorany, proto občasné rozdělování skupin, jež by vlastně měly někdy patřit k sobě.

Je na příklad převládajícím pravidlem, že houslisty mívá dirigent po obou stranách, po levici primy, po pravici sekundy, neboť je to odůvodněno i hudebně, protože part druhých houslí bývá podstatně odlišný a zasluhuje to i optický dojem poslechu, na který se v koncertní stíni nesmí zapomínat. Mnoho posluchačů poslouchá totiž muziku nejen ušima, nýbrž také očima. My v tom nespřežíme nic hanlivého, a domníváme se, že určitému typu lidí toto zrakové „připo-

**Je totiž dobré známo, že cízí inscenace „Prodané“, zejména pokud jde o postavu Kecala a zvláště Vaška, stíraly všechny smetanovské laškávě humory a ušlechtile poesie celku, a dělaly v mnoha scénách z našeho sice radostného, ale cítově hluboko zabírajícího díla nevkusnou a nechutnou frásku. Dnes z painácti velkých desek, které se dostaly nejen do mnoha českých domácností, ale do všech důl světa, je možno se důvěrně seznámit s rázem Smetanova díla i s jeho českým podáním. Ale tyto desky zůstanou pro dlouhou budoucnost i uměleckým ztracením onoho reprodukčního slohu při provádění Smetanových oper, jež byl právem nazván Ostrčilovým. Zesnulý nezapomenutelný šéf. Národního divadla si pro toto památné nahrání vybral nejlepší ensemble, který měl tenkrát k dispozici a který jako celistvý soubor byl nesporně jedním z nejdokonalejších v celých dějinách této opery: Mařenku zpívala Ada Nordénová, Jeníku typicky český a opravdu smetanovský tenor Vladimír Tomš, jehož nám predčasně sklidil zákeřný sárkom, Kecala dodnes u nás nepředstížený bass buffo Emil Pollert, Esmeraldu Ota Horákovou. Jestliže, bohužel, s témoto čtyřmi jmény se již nesetkáváme v aktivním uměleckém životě, Krušina Jana Konstantina, Ludmilu Marie Pixovou, Michalu Zdenkou Otavou, Hátu Marty Králové, komediánt Karla Hrušky a nám starším i Vašek Jaroslava Gleicha je ještě živoucím pojmem a všichni posléze jmenovaní defilují v naší paměti jako ti, kterým osud dopřál to, co Otakaru Ostrčilovi odepřel: předstoupit znova před dnes daleko citlivější mikrofon, než byl ten, před kterým kdysi stál se svým zesnulým šéfem. Ale mějte, gramofonová deska, i za toto zvěčnění Ostrčilova dirigentského umění dík nad gramofonů!**

Václav Fiala

slouchávání“ hudby může i sluchově pomáhat.


Druhým takovým uznáným pravidlem při rozsazení orchestru je zásada, že nikdy žestě jako celek nemají být umístěny vedle smyčců, a naopak, že v sousedství smyčců mají být harfa a dřevěné nástroje foukací. I to má své důvody ryze účelové a ovšem především zvukové. Kdo pozorněji sleduje skladby, prováděné v hudební síni, jistě si brzy uvědomuje, že v kombinacích nástrojových skupin se sice vytvárá vracejí smyče a dřeva, nebo dřeva a žestě, ale nikdy smyče a žestě. Ty se dostávají dohromady jenom při rozevručení celého orchestru. Proto každý dirigent musí mít orchestr sestaven tak, aby při svém řízení neměl od smyčců daleko k dřevěným foukacím nástrojům a od nich zase k žestěm. Z téhož důvodu nebudu kontrabasy daleko od violoncell, neboť velmi často hrají jejich melodií v unisonu, i když o celou oktavu niže.

Zhruba by se potom dalo mluvit o trojím způsobu rozsazení. Prvým je koncertní uspořádání v řadách. Za šíkem prvních a druhých houslí, rozdelených můstekem dirigentovým, sedí v dlouhé řadě violy, za nimi cellisté a kontrabasisté, dále dřevěné nástroje foukací, potom žestě a komečné nástroje bici, při čemž tympanista často tvorí v řadě poslední řadu v sousedství basových tub a jiných instrumentů, bouřících v rozpoutaném plenu.

Druhým rozsazením je jakýsi vějíř, rozložený mezi oběma širokými okraji prvních a druhých houslí. Na jedné straně jeho samostatnou složkou jsou violy, na druhé violoncella a kontrabasy, uprostřed jednak dřevěné nástroje, jednak žestě.

Třetím způsobem rozsazení je rozdělení orchestru na tak zv. „cori spezzati“, připomínající benátské počátky symfonického instrumentálního tělesa, kdy Gabrieli umisťoval proti sobě na různé kůry v chrámu sv. Marka skupiny, které hrály odděleně a jako by si odpovídaly. V zmodernisovaném pojetí to vypadá tak, že část violoncell a kontrabasistů může být na jedné straně podia a druhá na opačné, směšujíc se svým zvukem s jinou sousedící skupinou nástrojů, a žestě jsou rovněž na různých koncích orchestru, na příklad lesní rohy někde vzadu za smyčci místo v sousedství u dřevěných nástrojů foukacích. Mluvíme zde v souvislosti se žestěmi úmyslně o koncích orchestru, neboť každý pořádný dirigent chce mít od sebe žestě co nejdále, aby mu při plném zvuku orchestru nebránily v poslechu a umožnily mu rozlišovat forte od fortissima. Při oratoriálních produktech v prvé řadě orchestru usedají sólisté, za orchestrem zpívají sbor, obvykle na vyvýšeném místě, a nejdále v pozadí je majestát varhan.

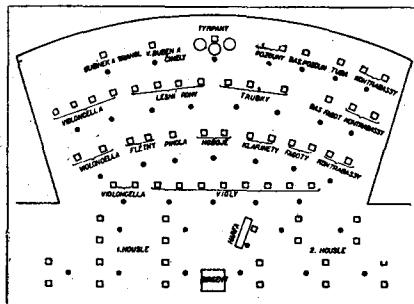V některých koncertních síních jednotlivé orchestrální skupiny hrají na vyvýšených stupních, neboť i to může mít příznivý, někdy ovšem také nepříznivý vliv na celkový zvuk orchestru. Od dob Richarda Wagnera stalo se skoro pravidlem, že divadelní orchestr bývá zapuštěn do prohlubně mezi jeviště a hlediště a ve slavném bayreuthském divadle šel Richard Wagner po úradě se stavitelem Semprem



Rozestavení nástrojů symfonického orchestru, jak je dnes obvyklé. (Kresby z „The Oxford Companion to Music, 1938“).

tak daleko, že rozsadil na několik stupňů, sestupujících do značné hloubky, houslisty nejvýše, žestě a nástroje bici až dospodu, takže orchestrální tutti mají zvláštní, krásně zharmónizovanou barevnost. Po vzoru Bayreuthu byl i jinde orchestr částečně stavebně zakrýván, aby byl neviditelný. Dělalo se to většinou tak, že prostora nad smyčcovými nástroji zůstávala z akustických důvodů otevřena, kdežto žestě bývaly přikryvány a nemohly tak snadno přehlušit ostatní nástroje v orchestru.


Záleží-li dirigentovi na takovém rozsazení orchestru, které by odpovídalo potřebám skladby a jeho uměleckému zámeru při její realisiaci, záleží muzikantům na tom, aby seděli podle možnosti po hodlně, čili prostými slovy: aby mohli pořádně hrát. Nebývá to často fyzicky možné na přecpaných podílech a ve stisněných divadelních orchestrech, kde si hráči sedí takřka na zádech a kde musejí mít oprávněný strach, aby svým smyčcem neprobodli souseda.


Je ku podivu, jak nepřejícně se chová většina architektů v operních divadlech i koncertních síních k té nejdůležitější jejich výkonné složce a jak málo se v tomto směru naučila od několika opravdu muzikálních projektantů.

Václav Fiala

#### Příliš sličné vyhlídky.

Radio-Electronics

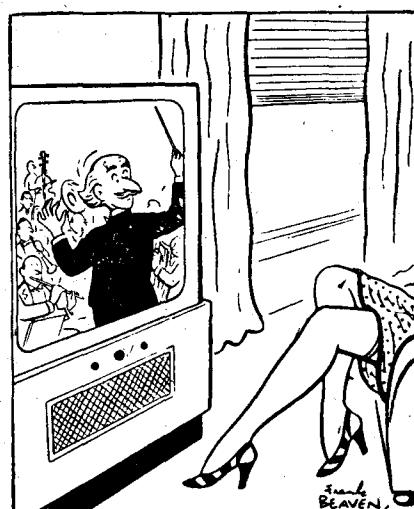

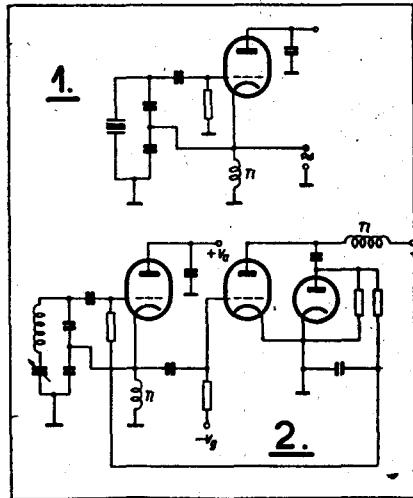

### Clappův oscilátor v použití BBC

Nezávisle na americkém konstruktérovi J. A. Clappovi (1) vyvinula totožný oscilátor anglická BBC již před několika léty. Používá Clappovy úpravy oscilátoru pro své vysílače na všechny vlny. Jelikož u BBC jsou tyto oscilátory v provozu již asi 9 let, dodává W. A. Roberts (2) několik zajímavých poznatků. Pokud se stability týče, je u oscilátoru bez stabilisovaného žárového a anodového zdroje, ale s tepelně kompensovaným a dobré mechanicky provedeným obvodem LC asi jedna tisícina promile ( $1/10^6$ ) při měření hodinovém (short-term hour to hour stability). Denní stabilita (long-term day by day stability) je asi 10krát menší. Obě měření při kolísání napájecího zdroje ± 10 %.

Při použití krystalového výbrusu (viz obrázek 1) zvětší se denní stabilita asi na  $0.1/10^6$ . Ještě na jednu zajímavou okolnost upozorňuje pisatel (2), totiž že oscilátor, správně zapojený s obvodem pro stabilizaci amplitudy (viz obrázek 2) dává napětí prakticky čistě sinusové s obsahem harmonických menším než 1 %. To je pochopitelné, protože anoda i mřížka oscilátoru jsou připojeny na velké kapacity, které představují pro vyšší harmonické zkrat. Zdá se tedy, že podle dlouholetých zkušeností BBC Clappův oscilátor nemí sice novinkou, ale je skutečně nejstabilnějším zapojením oscilátoru, který známe.

H.

(1) J. K. Clapp: An Inductance-Capacitance Oscillator of Unusual Frequency Stability, PIRE 48 (Mar) 356.

(2) W. A. Roberts: Correspondence, PIRE 48 (Oct) 1261.

(3) P.: Stabilní oscilátor, RA 6/1948, 161.

### Balonová antena

U nouzových radiových zařízení používá se za bezvětrí anteny, nesené gumovým balonem s vodíkovou náplní. Toto mohou použít i zájemci o pokusy v přírodě podle tohoto návodu. Vezmou s sebou na lehké cívce asi 100 m drátu sily 0,1 mm, lahvičku s trohou kyseliny solné, odpadky zinku, gumičku na dětský balonek a příslušný přijímač, třeba jen kryštálku. Na místě, kde chceme dělat pokusy, vhodíme do kyseliny kousek zinku a přes hrdlo lahvičky přetahneme začínající splaskou gumíčku. Z kyseliny se zinkem vyvíjí vodík, který nadme balonek. Když dosáhl přiměřené velikosti, zaškrtneme jeho hrdlo provázkem a navěsíme začátek antény. drátku, který balonek hned zvedne do výšky. Lahvičku s kyselinou ponechme otevřenu,

dokud se zinek nespotřebuje. Protože drát 0,1 mm váží jen 7 gramů na 100 metrů, unese i malý balonek s obsahem asi pět litrů 5 × (rozdíl specifických vah vzduchu a vodíku) = 5 × (1,293 - 0,089) = 5 × 1,204 = 6,02 g, t. j. přes 80 m, což je sloužná výška pro antenu. Projeví se to i v přímových možnostech, byť na malý přijímač. Balon se hodí ovšem jen za nepatrnou větu; při mírném, stálém větru je možno použít draka, nejlépe krabicového, který při malých rozmněrech vytáhne i drát podstatně silnější do značné výše. Za bouřkového počasí však pokusy tohoto druhu nedělejme, protože elektrický úder, který by bylo možné při tom dostat, může být nebezpečný.

Z. Šimůnek

### Obrazovka pro barevnou televizi

V březnovém čísle Tele-Technics (1948, str. 40-41) bylo popsána nová obrazovka, nazývaná Chromoscope, která asi značně přispěje k řešení problému barevné televize. Chromoscope pracuje jen s jedním svazkem elektronů a má zvláštní stínítko, složené ze čtyř paralelních polopruhledných vrstev, které jsou od sebe elektricky izolovány, takže možno nezávisle přivádět na každou z nich elektrický potenciál. Stínítko nejbližší kathodě je relativně průhledné pro světlo a svazek elektronů, a má vysoký kladný potenciál. Ostatní jsou povlečeny fosforecenčními látkami, které svítíkoují v základních barvách, a jsou tak zkonstruovány, že třetina elektronů zasáhne každé stínítko. Fluorescence se objeví na každém barevném stínítku, jakmile se na ně přivede vysoké kladné napětí, a nenastává na stínítkách, které mají malé napětí. Barevný obraz se dostane tak, že se střídavě připojuji jednotlivá stínítko na kladné impulsy, podobně synchronizačním impulsům rádkovacím.

Stínítko takové obrazovky se ovšem nedá pozorovat přímo, protože mezi jednotlivými barevnými vrstvami existuje paralaxe — odstraní ji ovšem každý běžný projekční systém. Obrazovka byla vyvinuta ve Velké Británii.

rn

### K záznamu na drát

(Z dopisu redakci.)

Po zkušenostech se záznamem na pásek, který se mi velmi daří, posílám tyto připomínky k článku v 1. č. Elektronika 1949. Použitá rychlosť drátu je malá; přiměřenější by bylo 1 až 2 m/vt. Drát doporučuji síly 0,1 mm, při dané rychlosti vyjde přiměřenější délka a průměr elementárních magnetů.

Je účelné vyzkoušet supersonický podklad; teprve s ním se dosáhne silného a neskresleného záznamu.

Hlava s dráhou železnou mazala svým remanentním magnetismem. Nepoužíli se supersonického podkladu, je nutné hlavu odmagnetovat a nadále ji nevystavovat vlivu stálého magnetu. Jinak železný podklad před záznamovou mezerou nevadí. (Plati zcela bezpečně pro magnetofonový pásek; zda také pro magneticky měkký drát, netroufáme si tvrdit. Pozn. red.)

Podle přístroje Webster soudím, že zdalek jediná hlava jednodušších amerických přístrojů má ve skutečnosti dvě mezery: jednu, do níž je soustředěna velká energie z vý osциátoru, a tato mezeza maže. Druhá mezeza dostává tónovou modulaci a jen slabší vý osobiad, a tou se nahrává i přehravá.

Předchozí záznam je nutno dokonale vymazat. Slaby stálý magnet sice záznam smaže, ale ne úplně, a zbytky, které na drátu zůstanou, se po několikerém nahraďování složí v nepříjemný šum a hluk, který nový záznam ruší.


Původní hlava, jejíž využití se podle článku v Elektroniku nepodařilo (t. j. snad hlava s obloukovou dráhou pro drát, pozn. red.), je přesto správná, jen by měla mít pro drát vybrán žlábek, asi jako půl profilu drátu s povlknými nábehy.

V. Remíz

### Problém anten

John Hessel zabývá se v listopadovém čísle Proc. I.R.E. (strana 1402, svazek 36) technickými problémy radiokomunikace. V odstavci o antenách vyslovuje názor tak zajímavý, že neváhám doslovně jej citovat:

„Dnešní pochopení vlastnosti anten za-

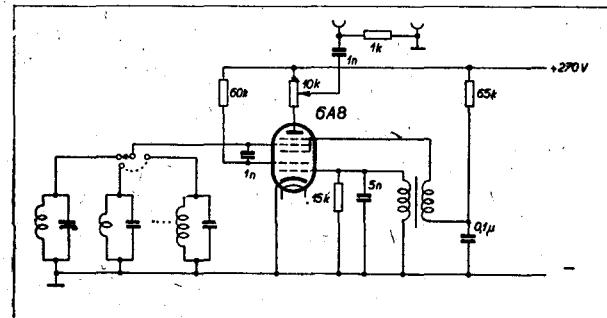

### POMOCNÝ

### VYSILÁČ

s transitronem

— ve skřínce o rozměrech 160×105×85 mm sestrojil P. M. Trifonov, jak referuje 10. číslo moskevského časopisu Radio. Ze schématu, z něhož reprodusujeme podstatnou část, je patrné, že jde o heptodu (pentagrid) 6A8, jejíž první, třetí a pátá mřížka tvoří ní generátor, modulující v proud, který vzniká transitronovým využitím druhé a čtvrté mřížky. Přepinačem lze nastavit buď jeden z jedenácti předem pevně nastavených kmitočt (16, 19, 25, 31, 49, 200, 350, 500, 750, 1400 nebo 1900 m) nebo laditelný obvod s rozsahem středních vln, na němž nejvíce záleží při kalibraci stupnice cejchovaného přijímače. V amodovém obvodu elektronky je potenciometr, z něhož se odebrá fidičně napětí pro výstup.

kládá se na práci Maxwellově, uveřejněném již před 80 lety. Od té doby bylo jeho dílo mnohokrát prostudováno, aniž by nalezen jediný zjev, který by nebylo možno vysvětlit jeho rovnici. Jsou proto považovány za všeobecně platné a jsou přijímány jako přírodní zákony. Je-li pravda, že dnešní konstrukce anten představují skoro vrchoł toho, co může být dosaženo na základě této teorie, potom může být potřebné radikálně zlepšení dosaženou pouze po theoretických objevech tak základních a tak převratných, jaké učinil Maxwell.“

Podobný stav postihuje televizi i jiná odvětví; a protože přítomná doba není chudá na objevy zásadní, bude zajímavé výzkum otevření nových cest, které je tu naznačeno.

# S PRÁVNÍ HLÍDKA ELEKTRONIKA

Mohou radioamatéři používat automatických zařízení?

Na došly dotaz sdělujeme: Vysílacím radioamatérům není zakázáno používat zařízení, které automaticky dělají na př. volaci značky (CQ, DE, OKL, XX) a podobně stereotypní opakování. Naopak je stále ještě koncesionářům amatérských vysílaček zakázáno připojovat k přijímačům jakékoli zařízení, sloužící k saznamenávání přijímaných telegrafních nebo telefonních návštěv a zpráv. Dr A. B.

## Prověřování radiových obchodníků

Prověřování radiových obchodníků, kteří již řadu let se zabývají opravováním radiových přijímačů a chléji na podkladě toho získat rádiovou radiomechanickou koncesi podle nového radiového zákona, bylo — jak se dovidíme — provedeno v obvodu pražské obchodní a živnostnické komory. Prověřovací komise uzavřela zhruba své práce, jistý počet nejasných případů je ještě vyhrazen k vyššímu rozhodování. Mezi pochybné případy patří také ty, které se týkají díleneského vybavení tónovým generátorem (cejchovaným nízkofrekvenčním oscilátorem). Při dnešním nedostatku tónových generátorů vypomáhají si odchodiční zesilovačem s pěnoskou a frekvenčními deskami. Jak se dovidíme, může být tato věc při konečném rozhodování řešena tak, že v případech hodných zvláštního zřetele, kde radioobchodník, resp. radiomechanik nemůže si takové zařízení zakoupit ani sám sestřít, může být taková přenoska povážována za postačující náhradu. Každý případ bude ovšem projednáván a posuzován individuálně.

Dr A. B.

## K PŘEDCHOZÍM ČÍSLŮM

Třífilámpovka s jedním ladicím obvodem  
(E-RA č. 10/1948, str. 246.)

Tento návod, který byl z nejoblíbenějších minulého roku, připravil některým méně zkušeným konstruktérům trpké chvíly zklamání, když na rozdíl od slibů v návodu poskytoval výkon zcela nepřiměřeně malý a někdy ještě zatažený hvízdem. Několik postižených tlumočilo dokonce redakci názor svých, prý zkušenějších přátel, podle nichž příslušné zapojení „nestojí za nic“. Po všem tom jsme podrobili revisi zapojení a nenalezli v něm nic, proč by přístroj nemohl pracovat normálně; ke všemu jsme na vlastní nezcela otupené smysly slyšeli hrát autorův vzorek, a kromě toho jsme právě v téže době shromáždili několik zkušeností s dvojitým využitím triody-hexody (č. 10/1948, str. 244), takže jsme neshledávali důvod zásadní, a hledali chybu jinde.

Především v zapojovacím plánuk uvedl významné nedosti důslednou snahu udržet vzdáleny obvody řídící miňáky triody v UCH, a anody hexody. Jejich blízkost může zavinít hvízdání, které množí sváděl na zpětnou vazbu v ladicím obvodu. Je to zejména vazač, ale nízkofrekvenční, a vložení stínícího plíšku do objímky UCH, vzdálení a po případě stínění miňákových a anodových spojů nebo zablokování anody hexody kondensátorem 100 až 500 pF. (Poznámějme, že se u hvízdu někdy projevuje tato příznačná anomie: hvízd se dostavuje zejména při vytoceném ladicím kondensátoru, a někdy mizí při vyladění Prahy I nebo pod.)

Další nesnáz byla malá citlivost, na niž si stěžovalo několik konstruktérů, kteří ne-

měli potíž s hvízdem. Dva z nich také upozornili na možnost opravy: změnění pracovního odporu v anodovém obvodu hexody z původních 0,2 MΩ na 0,1 MΩ nebo méně. V. Novák z Kroměříže vyzkoušel takto hodnotu 90 kΩ, ale i menší se osvědčila. Doporučujeme vyzkoušet ještě jiný postup: do přívodu ke stínici mřížkám hexody zařadit odpor 100 až 500 kΩ a zablokovat jej kondenzátorem 0,1 μF, takže společný srážecí odpor 50 kΩ pro stínici miňáku a triodu zůstane jako dosud, a bude zablokován původním 0,2 μF. Je také možné, osvědčí-li se tento zákon, zkusit změnit 50 kΩ na 20 kΩ. — Příčina, proč se tu vyskytuje tak značné rozdíly, není nám jasná, je však možné, že autor návodu měl elektronky jiné značky než většina zdejších zájemců, a co vyhovělo jemu, nedohodlo se pro jiné.

Litujeeme, že s použitím návodu v našem listě vznikly některým čtenářům takové potíže. Při posuzování otázky odpovědnosti nechť je však vzato v úvahu, do jaké míry lze autorovi a redakci vyčítat souhrn negativních vlivů, jako jsou obtížnost stavby miniaturních přijímačů, nedostatek standardního materiálu, rozdíly v elektronkách a snad také málo zkušenosti některých zájemců.

## Z REDAKCE

V tomto čísle se končí vycházení dosavadní knižní přílohy, věnované základním médiím přístrojům a metodám pro radiotechniku. Jako pokračování, které započne vycházel později, chystáme podrobný přehled měřidel elektronických. — Prvních šest stran přílohy tohoto čísla patří na počátek svazku, Restík, chybá a tiráz na konec.

X

Pan Josef Novák z Prahy upozornil redakci, že pravidelně udávání stránek, kde je otištěn příslušný návod, přímo u obrázku na obálek tohoto listu, by zdůraznilo jeho vztah k textu a prospělo těm majitelům vázaných ročníků, kteří s tím dělají obálky vevázat. Použili jsme tohoto podnětu a věříme, že i čtenáři budou zařízení vzdětění jeho původci.

X

Protože se zdržení v knihárně a expedici dostačovalo poslední číslo t. 1, ke čtenářům opožděně, odesílali jsme stavební plánky všem objednatelem až do doby, kdy bylo bezpečné v jejich rukou sdělení na str. 20. lednového čísla, že tuto službu přerušíme. Tím se zásoby plánků vyčerpaly a nadále je proto nemůžeme poslat.

X

Poradní služba radiotechnická naší redakce zůstává i nadále v činnosti za podmínek, udávaných naposledy na konci listopadového čísla t. 1.

X

Administrace nás žádá, abychom upozornili čtenáře našeho listu, že asi od konce prosince minulého roku nebylo lze posílat objednávané původní desky na vazbu ročníků Radiamatéra, protože jejich zásoba byla vyčerpána. Došlé objednávky budou vyřízeny, jakmile dojde další zásilka.

## NOVÉ KNIHY

### Zvukový film

Prof. Ing. Dr Julius Strnad: Zvukový film. Teorie a praxe reprodukčních soustav, IV., doplněné vydání. Vydal v roce 1948 Elektrotechnický svaz československý, Praha, ve sbírce Elektrotechnická knihovna, formát A5, 1132 strany, 1284 obrázků, z nichž

osm je na zvláštní příloze. Cena brožovaného výtisku 600 Kčs, vázaného 640 Kčs.

Zásluhou ESCR vyšlo obsažné kompendium, věnované námětu, který je čtenářům t. 1 blízký. Neboť teprve elektrotechnika umožnila zvukový film; akustika vůbec patří do sféry jejich zájmu. Dílo má ovšem obsah mnohem širší; je věnováno celém zařízení zvukových kin. Představu o tom poskytne přehled obsahu. — 1. Úvod (základy promítací techniky). 2. Kinematografický film a. zacházení s ním. 3. Promítací přístroj (Optická část a zrcadla, čočky, světelné zdroje, objektivy, projekce diapositivů; Mechanická část; Pohon promítacího stroje). 4. Budice zvuku (mechanická část, optická část, elektrická část, provedení budičů zvuku). 5. Provedení promítacích strojů, kde jest popisáno slovem i obrázem na 50 různých typů. 6. Usměrňovače a zesilovače - oddíl, jemuž autor věnoval 275 stran. 7. Reproduktory (zejména teorie šíření zvuku, kruhové membrány, trichýrového reproduktoru, elektrických výběhů při dělení reprodukci a popisy reproduktoru). 8. Provedení zvukových zařízení. 9. Promítací stěny. 10. Pomocná zařízení (pohony opon, elektrický gong, prolínací zařízení, použití 16 mm projektoru). 11. Akustika místnosti. 12. Obsluha a udržování. 13. Poruchy zvukového zařízení.

Kniha je psána způsobem pro autora, vysokoškolského profesora, již příznačným: Nejdříve podává stručný přehled otázky, přejdě k podrobnějším výkladům, provázenýma event, početním odvozením nebo důkazem, praktickými údaji, číselnými hodnotami, tabulkami a hlavně početnými obrazy. Do pojednání vsunuje theoretické partie, takže obažené informace dostávají mimorádně vysokou úroveň. Knihu mohou však čísti i prostí čtenáři, kteří speciální partie, tisklé odlišně, vymechají, aniž tím bylo ohroženo porozumění dalšímu textu. Na konci jsou stručné základy elektrotechniky, aby kniha byla přístupná i těm zájemcům o zvukový film, kteří neznají ani základy elektrotechniky. Výklad je vždy velmi názorný; zkušeností z praktické i pedagogické činnosti autorovy tu zjevně přinesly dobré ovoce.

Kniha je určena všem, kdo přijdou do styku s technickými a hospodářskými otázkami kin, ale i technikům z jiných oborů bude vitanou příručkou. Na příklad rozsáhlá partie o zesilovačích, obsahující teorii, schématu, příklady, bude zájemci vítána, neboť nemáme doposud v českém jazyce soustavného pojednání o zesilovačích. Knihu s radostí uvítají jak amatérští, milovníci úzkého filmu, kterému věnuje autor značnou pozornost, tak profesionální promítací. Jak jejich potřeby zná, dokazuje prof. Strnad zařazením praktických tabulek pro odstraňování poruch zařízení. Pozoruhodný je autorkův návrh na vedení grafických poruchových statistik zařízení, které umožní jediným pohledem zjistit slabá místa zařízení, a jejich soustavné vedení bude důležitou pomůckou pro konstruktéry při změnách zařízení. Ke knize jsou připojeny věcný rejstřík, výtlak z Předpisu ESCR, pokyny pro zkoušky promítaců. Rozsáhlost látky a důkladnost zpracování, zajišťují autorovi i jeho práci zájem i vědeckost čtenářů.

Ing. Dr F. Kašpar

## OBSAHY ČASOPISŮ

### KRÁTKÉ VLNV

Č. 1, leden 1949. — Plánování v amatérské práci, J. Šíma. — Krátká vedení v ukv technice, Ing. P. Rohan. — Butlerov oscilátor, J. Šíma. — Nastavení polosamocínného klíče.

### SLABOPROUDÝ OBZOR

Č. 19, prosinec 1948. — Francouzské snhy o technické využití atomové energie, prof. Dr V. Petřík. — Měření srovnávacího

útlumu telefonních stanic, Ing. J. Matys. — Gyroátor, nový prvek el. obvodu, Ing. Dr V. Hlavsa. — Magnetické zaostrovování obrazovek, Ing. B. Bílek. — Kovové čočky pro elmag. vlny, J. Budějický.

#### AUDIO ENGINEERING

Č. 9, září 1948, USA. — Gramofonové desky z polyethylenu, Otto J. M. Smith. — Problemy s šířením zvuku a umístováním reproduktoru, II, O. L. Angevine, R. C. Anderson. — Prvky přepychového přijimače, I, C. G. McProud. — Návrh a užití krystalu jako zesilovače, S. Young White. — Návrh elektronických varhan, IV, W. Wells. — Ladící ukazatel pro FM, L. B. Keim. — Gramofonová hlídka, E. Canby.

Č. 10, říjen 1948, USA. — Kvalitní přístroj pro magnetický záznam zvuku, H. Lindsay, M. Stolaroff. — Měření skreslení, J. Avins. — Jednoduchá metoda k určení vnitřního odporu, W. Richter. — Prvky přepychového přijimače, II, C. G. McProud. — Skriň pro reproduktor s kvalitním přednesem, H. G. Eidsom. — Problemy s šířením zvuku a umístováním reproduktoru, III, O. L. Angevine, R. C. Anderson. — Data pro pokusný zesilovač s germaniovým krystalem, S. Young White. — Chybypři použití nepřesných odporů v zeslabovačích, H. I. Keroes. — Gramofonová hlídka, E. Canby.

Č. 11, listopad 1948, USA. — Základy návrhu nízkofrekvenčních zařízení, A. Chin. Návrh stabilitního tónového generátoru, B. Bauer. — Charakteristiky germaniových krystalů pro zesilovače, S. Young White. — Prvky přepychového přijimače, III, C. G. McProud. — Záznam zvuku na film, John A. Maurer. — Dělená reprodukce s obchodním hlediskem, J. Winslow. — Gramofonová hlídka, E. Canby.

Č. 11, listopad 1948. — Popis rozhlasové a televizní stanice WBZ, W. H. Hauser. — Předzesilovač a rozvaděč pro dva vysílače, fm a am, F. E. Bartlett. — Zařízení pro záznam na desky v rozhlasové stanici, A. S. Karger. — Zápis na pásele s věrnou reprodukcí, R. Baruch. — Síť tv vysílačů spojených mikrovlnami, II, S. Freedman. — Impedance anten na letadlech, S. Wald.

Jiří Tichý

#### GENERAL RADIO EXPERIMENTER

Č. 4, září 1948, USA. — Kmitočtový mítor pro televizní vysílače, C. A. Cady.

Č. 5, říjen 1948. — Nová koaxiální spojka, W. R. Thurston.

Č. 6, listopad 1948. — Ví můstek na měření kapacit, W. F. Byers. — Zesilovač, oscilátor s výmennými cívками a napájecí přístroj pro laboratoř v samostatných jednotkách.

#### PROCEEDINGS I.R.E.

Č. 11, listopad 1948, USA. — Elektronika v průmyslu, R. R. Batcher. — Úvaha o impulsové modulaci, B. M. Oliver, J. R. Pierce a C. E. Shannon. — Zesilovač s „pentridou“, H. M. Zeidler a J. D. Noe. — Isotopy a složení jádra, R. E. Lapp a H. L. Andrews. — Duplexní tetroda pro výkon 5 kW při 300 Mc/s, P. T. Smith a H. R. Hegbar. — Elektrostatický zaostrovování elektronka s obhajicím svazkem elektronů, A. M. Skellott. — Výkonné magnetrony s interdigitální dutinou, J. F. Hull a A. W. Randalls. — Teorie modelů elektromagnetických systémů, G. Sinclair. — Mnahořázková vysílační soustava, C. T. Tai. — Dolnopropustné filtry z vlnovodových částí, D. E. Mode. — Geometrické místa na parabole pro dva výkazné oscilační obvody, S. H. Chang. — Technické problémy vojenských radiokomunikací v budoucnosti, J. Hessel. — Dálkové řízení letadel a raket bez pilota, J. C. Coe. — Vlnovodový most pro měření při 4000 Mc/s, A. L. Samuel a C. F. Crandell. — Jakostní vysílač s jedním postran-

ním pásmem, O. G. Villard. — Antena pro rozšíření bezúnikového dosahu rozhlasového vysílače, C. L. Jeffers. — Přístroj pro proměnování drážek na gramofonové desce, R. E. Santo.

Č. 12, prosinec 1948. — Číselný počítací pro vědecké použití, C. F. West a J. E. DeTurk. — Poměr signál/šum v am přijimačích, E. G. Fubini a D. C. Johnson. — Usměrnění sinusově modulované nosné vlny v přítomnosti šumu, D. Middleton. — Přibližné řešení problému průchodu a absorpcie radiových vln v odchylovací vrstvě ionosféry, J. E. Hacke a J. M. Kelso. — Odstraňování skvrn na televizním obrazu, které pocházejí od záporných iontů, R. M. Bowie. — Vyzáravací diagramy válcové antény se šířebinou, G. Sinclair. — Obrazovkový indikátor impedance pro pásmo 3 cm, H. J. Riblet. — Ultrazvukový interferometr s rezonujícím sloupcem kapaliny, F. E. Fox a J. L. Hunter. — Elektronika v jádrové fyzice, W. E. Shouppe. — Návrh universálních radarových majáků, L. B. Hallman. — Třírozemné zobrazení na stínitkové obrazovky, C. Berkley. — Transformátor impedance s proměnným kmitočtem pro vlnovody, A. Bark. — Fázový rozdíl polí dvou svislých antén, E. W. Hamlin a A. W. Stratton.

#### RADIO ELECTRONICS (dř. Radio Craft)

Č. 3, prosinec 1948, USA. — Radar v liverpoolském přístavu, R. W. Hallows. — Vlnovody, V. Walters. — Nový zdroj nf napětí, S. R. Winters. — Elektronika v lékařství, IV, přístroje a metody pro záznam elektrické činnosti mozků, E. Thompson. — Fm dálkové hlášice stavu, L. Hillman. — Generátory pilotových kmitů s thyatronem, A. Lyttel. — Výroba výstupního transformátoru, J. R. Langham. — Dvocestné spojení pro autotaxi, S. Freedman. — Zesilovač pro gramofon se dvěma přenoskami, H. J. Gould. — Pomocný vysílač s tláčkovým řízením, R. E. Altomare. — Zkušební dekády R a C se zkoušecem kondenzátorů, G. N. Carter. — Budič s fázovou modulací, R. P. Turner. — Síťový eliminátor s řízením napětí elektronkami, W. D. Hayes. — Vysílací linky, R. C. Payne.

#### RADIO & TELEVISION NEWS

Č. 6, prosinec 1948, USA. — Pokroky televize 1948, T. Gootée. — Zkoušení tištěných obvodů. — Levný mobilní vysílač-přijimač, R. Lewis. — Budič s Clappovým oscilátorem, R. C. Merryman. — Oscilátor pro 465 Mc/s, N. B. Ritschey. — Záznam a reprodukce zvuku, XXII, zvláštní úpravy reproduktortových skříní, O. Read a R. Endall. — Vysílač pro 3,5 až 30 Mc/s, O. L. Woolley. — Převíjení ss relé, R. B. Tomer. — Korekční obvod a předzesilovač pro magnetickou přenosku, J. S. Carroll. — Solovox, elektronkový přídavek ke klavíru, P. M. Miller. — Stavba komunikačního přijimače, V, konvertor pro pásmo 6 m, J. T. Goode. — Moderní tv přijimače, IX, rozbor druhého obrazového detektoru, M. S. Kiver. — Nf oscilátoru, H. P. Elisberg.

Č. 1, leden 1949, USA. — Úpravy rozhlasových skříní pro zákazníků, I, J. D. Goodell. — Zkušební obrazy pro televizi, M. S. Kay. — Jednoduché zásahy pro zlepšení jakosti přijimače, L. B. Keim. — Předzesilovač pro pásmo 10 m, H. D. Hooton. — Fm generátor pro zkoušení přijimačů, D. H. Carpenter a O. Sherperd. — Reprodukce s dešek s mikrodrážkou, J. B. Ledbetter. — Televizní předzesilovač, J. R. Blundin. — Rámová anténa pro auta, W. Smith. — Moderní tv přijimače, X, používané systémy samočinného řízení zisku, M. S. Kiver. — Dvocestné spojení s policisty na motocykly, D. P. Whitacre a L. Baird. — Stavba komunikačního přijimače, VI, konvertor pro pásmo 2 m, J. E. Goode. — Uměle získaný

dovzvuk při reprodukci hudby, J. F. Dundovic. — Zjednodušené zkoušení přijimačů pro opraváče, J. S. Richard a J. T. Cataldo.

#### SYLVANIA NEWS

Č. 10, listopad 1948, USA. — Televizní směšovací oscilátor a samočinné řízení kmitočtu, F. L. Burroughs. — Sonda s diodou pro elektronkový voltmetr.

#### ELECTRONICS ENGINEERING

Č. 251, leden 1949, Anglie. — Oddělování synchronizačních signálů v tv přijimači, A. W. Keen. — Měřič a automatický regulátor vlnnosti pro sušárny. — Elektronické měření teploty a řízení ohřívání, I. J. H. Hupe. — Počítání s odpory na nomogramech a na log. pravítku, J. C. Finlay a F. Oakes. — „Rektlanční“ přenoska General Electric, A. Douglas. — Měřicí impedance s přímým odečítáním, N. H. Crowhurst. — Diskriminátor fáze pro fm příjem, F. G. Newall a J. G. Spencer.

#### WIRELESS WORLD

Č. 1, leden 1949, Anglie. — Kathodově vázany zesilovač jako dělic ss potenciálu, M. G. Scroggie. — Q-metry, H. G. M. Spratt. — Připojení několika tv přijimačů na společnou antenu s ústředním zesilovačem, P. Adorian. — Všeobecný napájecí přístroj, K. F. Butcher. — Elektronkový časový spinač, J. McG. Sowerby. — Posouvač fáze bez transformátoru, J. McG. Sowerby.

#### L'ONDE ÉLECTRIQUE

Č. 261, prosinec 1948, Francie. — Televizní kongres v Paříži, Y. Angel. — Přesné řešení přechodových poruch v síťech, D. C. Espley. — Skreslení zisku a fáze a jejich vliv na tv zařízení, G. Fuchs a V. Baranov. — Měření rozdílu zpoždění na linkách, J. Selz. — Přechodová skreslení na různých délkách koaxiálních kabelů, M. Ville. — Grafické způsoby skreslení elektronických trajektorií, R. Musson-Genon. — Přizpůsobení vedení na širokém pásmu kmitočtu s pomocí několika vřazených členů, H. Aberdam. — Kalibrovaný přijimač a vysílač pro 2000 až 3000 Mc/s, R. Cabessa a G. Phelizon.

#### ELEKTROTEHNIČAR

Č. 8-10, srpen-říjen 1948, Jugoslavie. — Ví ohrev, M. B. — Elektrický obrousek, Dujo. — Podmínky vzniku ukv oscilací v triodách, A. Brand. — Čtyrlampovka na síť s vf stupněm, A. Židan. — Vazební členy a filtry R-C, II, A. Biljan. — Časový spinač s elektronkou, B. Metger. — Radiový kompas, V. Krus. — Přístroj pro automatické držení směru letu s pneumatickým dálkovým přenosem, V. Krus.

#### RADIO WELT

Č. 11-12, prosinec 1948, Rakousko. — Oscilátor s elektronkovou vazbou, O. Kermauner. — Miniaturní superhet na baterie (návod). — Nf zkušební a měrný generátor R-C, T. Brom a O. Petschar.

#### RADIO SERVICE

Č. 59-60, listopad-prosinec 1948, Švýcarsko. — Důsledky nového rozdělení vlnových délek. — Superhet s elektronkami fády E41 (návod), F. Menzi. — Nová metoda, ke grafickému řešení obvodů, R, L, C, F. Cuénod. — Návrh a stavba moderních elektroakustických zařízení, VII, F. A. Löschner. — Televizní problémy ve Švýcarsku, II, P. Bellac. — Znovuzahájení televize v Německu, R. Hübner. — Kurs televise, XI, R. Devillez. — Z historie televise, Y. L. Delbord. — Vývoj a dnešní stav kmitočtové modulace v USA, E. Hauri. — Jakost záznamu na desky a při reprodukci z nich, III, W. S. Barell.

# PRODEJ • KOUPEL • VÝMĚNA

Hledám dokonalého radioopraváře pro naši opravnu. Samostatnost při opravách přijímačů a ústředních podmínek. Nabídky s udáním dosavad. činnosti a studií na adr. radiozávod Charvát, Chrudim. 234

Koup. skříňku nebo celý koncert. trial ihned nebo vym. za součástky. Mičko, Praha XIV, Na Pankráci 76. 236

Koup. více beden od UKWEE, MWEC, 10WSc atd., dále 7F8, 12AT6, 12BA6. Tyto vym. přip. za 6AT6 n. miniat. bater. Zbyněk Kozmík, Praha XVI, Nad Koulkou 2947. 237

Vyměn. nebo koupím DCH11, DAF11, DF11 a DL11, dám DK21, DAC21, DF21, DF22 DL21. Vše pouze nové za nové, zkoušené. J. Váň, Plzeň V, Jablonského 55. 238

Koup. přijim. MWEC a elektr. 6V6, 6F6 a 6L6. Jos. Slaba, Praha VII, Tovární 8. 239

Koupím RA roč. 1940 nebo čísla 2, 3, 5. A. Neufus, Praha XI, Pod Jarovem 53. 240

Koupím sluchátka 8000 nebo 12 000 Ω dobré jakosti. Voj. M. Matroz, Olomouc I, pošt. přiř. 42/B. 241

Prodám větší množství selen. usměr. 300 V, 100 mA po Kcs 150,— i jednotl. V. Kučera, Plzeň, Benešova tř. 88. 242

Koupím elektronku E445, E446, E442/S. Jež Ant., Vyškov-Trpínky č. 5. 243

Prodám dva duální „Rytmus“ po 25,—, dvě RV12P2000 po 150, elektr. stol. vrtací s přísl. za 2500,—, dva Ametry, rozsahy 0 až 5 mA a 0 až 50 mA po 600,—. Vše nové. V Kořečný, Sokolnice u Brna, Nádr. 549. 244

Vymen. RV12P2000 (130,—) a EF9 (130,—) za 2krát RV2,4P45 a jednotl. J. Horsky, Piešťany, Hviezdoslavová 7. 245

Koupím elektr. RE134, ECL11, n. vym. za PPA15, AS4100, Štefan Franko, Kysak číslo 89. 246

Mám tyto elektronky i jiné: tříkrát EBL1, AL4, EBL21, UF11, AZ1, AZ11; dvakrát: EL11, ECL11, EF22, ECH11, EBF11, ECH21, ECH4, ECH3, ACH1, 6J76T, UCH21 EL6, EZ12, UY1N-11, EK2, AK2, jednou: EB4, DK21, DF22, UCL11, UBL21, UF21, EF11; desetkrát: 6K7. Auto radio kompl. s osaz. EF13, EF11, ECH11, EBC11, EDD11. Vibrátor kompl. Philips 6 V. 10krát 32 μF, Skrát 16 μF/550 V a různý materiál, jen samý Ia. — Potřebuji: 6krát RV2,4P45, RL12P35; 2krát: RL12P10, RV12P4000, LS50, RV2,4P800, RV2,4P700, LV1, 6V6, 955, doutn. Osram 762201; 1krát. obr. DG7 nebo pod. Přenosný super bater. i bez elektr., super. cívka. soupr. 465 kHz. Jen výměny za popsané. Pište ihned. Vše podle dohody. Vladimír Truksa, radiotechnik, Žatec, Příkra číslo 921. 247

Koupím staveb. Torotor, knihu schemat čs. přijímačů, přijímač torn bater s P800, přijímač MWEC, též vyměn. za kufřík. super Selektro. na baterie i sítí. J. M. Houdek, Liberec XI/272. 248

Koup. jedn. čís. RA 1939, č. 2 a 9 1940, č. 1 až 12 1941, č. 2až 8, 10 až 12 1942, č. 1 až 3, 5, 9, 10 1943, č. 1 až 12 1944, č. 11, 12 1945, č. 1 až 12 1946, č. 3, 12 1947, č. 1 1948, č. 6 Krát. vlny 1948, č. 1 a 10. Fa Konradio, Domažlice. 249

Predám nový aku 4volt, dalej elektr. ABL1, KDD1, EZ11, KF3, UY21, RE074, B406, 3krát RV12P4000, trial zn. Philips a rotační menič. Koupím universum elektr. a elektr. EBF, EFM11 a miliamppm. roz. 1 mA. Štefan Sedláček, Kopčany u Holice, Kollárova číslo 132. 250

Jos. Burian, Kunratice u Prahy. — Koupím neb vym. za j. elektr. AK1 a AH1. 235

Prodám svářecího AEG kompletní s 300 uhlík. elektrodami, cínení, spec. kysel. a návodem za 3000 Kčs nebo dohodou. Fa Konradio, Domažlice. 251

Koupím E443H, E444, E449 i jednotl., nebo vyměn. za nové AZ1, AF3, EBF2. Josef Hrnčík, Praha V, Josefovská 10. (z)229

Koupím univ. měřidlo Multavi nebo pod. Doplatek nové elektr. ECH11, EBF11, FF11, ECL11, AK2 možný. Jiří Rehoř, Praha XI, Domažlická 3, I. patro. 230

Koupím bater. prenosný kufr. super, 3 rozs., prip. výměna za zosil. 18 W. Prodám elektr. gramo. J. Štrosnajder, Tvrdošín, Slovensko. 231

Koupím elektronky: ECH11, EBF11, EL11, EF11, AZ1, ZM11. Kapusta Alois, Slušovice číslo 58. 232

Koupím lebo vymen. Torotorový 10tlač. kompl. súpravu. F. Obala, Bratislava, Heydukova číslo 35. 233

Potřebuji č. 1—4 RA/47, RV2,4P45, a P700, ell. 16 μF. Mám AF3, AZ11, 6J7, P2000, RE074, CC2, RES192. J. Minář, uč., Stará Ves, p. Ríkvice u Přerova. 211

Koupím pro Sonoretu dynamik Ø 8 cm, dva bakel. ellyty 8 μF, Zdeněk Ruprich, Ostrava 6, Krávářská 13. 212

Koupím nepoužité nahrávací desky. Arn. Kopečný, Uher. Hradiště, Moravské 682. 213

Prod. Obj. techn. r. V-43, 120,—, Krátké vlny r. V-46, 130,— n. ev. vym. za el. E452T, E424, n. pod., cívka. soupr. kr., stř., dl. a voj. př. Blaupunkt, 250,—. K. Svoboda, Brno Maršová 7. 214

Koup. roč. RA/1940, 41, 42 a čís. 5-6, 7-8 roč. 1945. M. Filip, T. Sv. Martin, Rázsova 106. 215

Koup. cívka Palaba Mignon, č. obj. 6399, el. DF22, DL21, AZ1, EF6, EL3, EBF2, ECH3, gram. mot. a hraj. Sonorū n. Sonoretu, Dos-piva L., Šumperk, Uničovská 46. 216

Koupím 3celis. univers. hlavu prům. 90 až 140 mm, nebo vyměním za 1krát RL1P2 a KDD1, 2krát RV2,4P45 a RV2,4P700, ampl. Ø 80, elektr. motor 220 V, 200 W. V. Navrátil, Bzenec 853. 217

Potřeb. přepinač po přip. jen vač. hřídlo. do Telef. Atlanta-Pamír, dám různý rad. mat. podle přání. M. Romaník, Lány č. 37, pp. L. Bělohrad. 218

Koupím odborné knihy: Vademecum, Českos. přijímače. Dále amer. elektr. 6A8. Lízák Erich, Ostrava, Maroldova 27. 219

Vyměním rotač. měnič = 12-250 s přísl. za kríž. navýšejku. Zd. Engel, Čelákovice, číslo 766. 220

Koupím elektr. EF8, Hodul S., Trenč. Jas-trabie. 221

Koupím 2krát RV12P2000. Vladimír Trojan, Žimoř, p. Vysoká u Mělníka. 222n

Koupím středovlnný přepinač M. w. E. c. v dobrém stavu. J. Houdek, Liberec XI/272. 223

Koup. elektronky 2krát: RG12D60, RL2,4P3, RV2,4P700, ellyty 32 μF/450 V, 3 dyn repr. Ø 12, 1krát indig. EM4. Tonkovič Vil, BŠP 404, Svit. 224

Prodám: Ozář. přístr. 1500,—, hod. stopky 800,—, 220 V selény 210,—, růz. chasis se souč. 150,— 370,—, autom. vypín. „Křížek“ 360,—, duální 195,—, bakel. krab. 60,—, liena 0,50, vše nové. Radio Empa 1600,—, 2elektr. zasil. 1500,—, elektronky RENs1214 120,— a 4652 166,—. J. Burian, Kunratice u Prahy číslo 22. 225

Koup. elektr. DL21, DL25, RL1, P2, RL2, 4P, RV2,4P700. J. Hlávka, Podlesí u Příbramí. 256

Dám 8rosz. 4elektr. karousel Torn. Eb 42 až 3100 m, UkW. Ee - 7elektr. super 27—33 Mc, Portable bat. super, EK10 - 8elektr. super 3—6 Mc (rozlad. vstup. a oscil.) s kulkou, vibr. měnič 12 V/100 V, 24 mA stab. a 1 kV, 5 mA stab. (použit. jako sít. elim.), komb. bat. 2elektr. přij. 2krát LB8, thyatron 4686, NiFe 2,4 V/40 Ah el. vrtací, růz. chas. a skř. asi 30 elektr. evr. voj. i amer. elimin. dva motoren., měř. př. a nejrůz. souč. za moto. M. Francík, Praha-Modřany, Bezručova číslo 466. 226

Prodám komp. roč.: RA 42, 43, 44, Funk 42 až 45, jednotl. čísla RA 40 až 45, Krátké vlny 45 až 48, Television (fr.) 45 až 47 a rýsovací stál Diamon za Kčs 2500,—. Ing. O. Horna, Praha XIX, Eisenhowerova 6, telefon 790-67. 227

Koupím jednu elektronku AD1. J. Ondroušek, Praha XI, Basilejské 1. 228

Koupím celú stupnicu na přijim. Alianta. J. Klasovitý, L. Sv. Mikuláš, Sládkov 6. 252

Koupím elektr. DL21, RL2,4P2, KF2, KLA, Jar. Bečvář, Slaný 163. 253

Potř. elektr. DL11, dám za ni jinou n. ji koupím. J. Svatoš, Blatná, náměstí 111. 254

Koupím dva elektr. dálkové teploměry. Eda Krčmář, Bystrice p. Host. 255

Koupím radio miniatur. rozměrů, nejraději super tovární nebo amatér. (Talisman, Philips, přip. podle RA č. 12 z 1948 kdo zhotoví). Dále koupím elektronky: 506, E443H, EK1, EBC1, EL2, EZ2, ECH11, EBF11, DCH11, DL11, též koupím dynamik prům. 6 až 8 cm a malá mf trafa. V protiútu mohu dát podle NÚC: AZ11, AZ1, B406, E444, E446, DK21, DF21, DAC21, DF22, DL21, DLL1, RV12P2000, ET11, ECH21, EF22, EBL21, EDD11, EF11, všechny nové. Ing. F. Souček, Pardubice, Pražská 18. 257

Koupím jeden až dva kusy selen., zn. E053/32. S. Valenta, Senica n. Myj. 578. 258

Vyměn. úplně nový DU81, = 1 mA/30 A, 100 mV/600 V, str. 3 V/600 V, 3 mA/30 A, s kufříkem za 4elektr. super nebo světlou kvalit. pánskou látku s přípr., přip. prodám. Na dotazy známkou. A. Diditz, Brno, Křížková 1. 259

## Řidi a za redakci odpovídá Ing. Miroslav Pacák

Tiskne a vydává ORBIS, tiskařské, nakladatelské a novinářské závody, nár. pod. v Praze XII, Stalinova 46. Redakce a administrace tamtéž. Telefon číslo 519-41\*; 539-04; 539-06. Telegramy Orbis-Praha. ● „Elektronik“, časopis pro radiotechniku a obory příbuzné, vychází 12krát ročně první středu v měsíci (změna vyhrazena). Cena jednoho výtisku Kčs 15,—, předplatné na celý rok Kčs 160,—, na ½ roku Kčs 82,—, na ¼ roku Kčs 42,—. Do ciziny k předplatnému poštovné; výši sdílí administrace na dotaz. Předplatné lze poukázati v platném lístek poštovní společnosti, čís. účtu 10 017, název účtu Orbis - Praha XII, na složence uvedete číselnou a úplnou adresu a sdělení: předplatné „Elektronika“.

Prodavnica listu u Jugoslavii:  
„Orbis“, Beograd, Terazije 2.

Otisk v jakékoli podobě je dovolen jen s příseumným svolením vydavatele a s uvedením případu. ● Nevyžádané příspěvky vraci redakce, jen byla-li přiložena frankovaná obálka se zpětnou adresou. ● Za původnost a veškerá práva ručí autor příspěvků. ● Otiskované články jsou připravovány a kontrolovány s největší pečí; autori, redakce, ani vydavatel nejiří mají však odpovědnost za event. následky jejich aplikace. ● Křížkem (+) označené texty zařídila administrace.

Příští číslo vyjde 2. března.

Redakční a inserční uzávěrka 12. února.