

# Elektronik

Casopis pro radiotechniku a obory příbuzné

7

Ročník XXVIII • V Praze 29. června 1949

## OBSAH

Z domova i z ciziny . . . . .	144
Trioda o strmosti 50 mA/V . . . . .	144
Geofyzikální průzkum a jeho metody . . . . .	146
Zesilovač s uzemněnou anodou . . . . .	148
Přijimač nové konstrukce . . . . .	150
Poznámky k fremodynu . . . . .	152
Nový způsob stabilizace kmitočtu	152
Nový stimulátor . . . . .	153
Televizní přijimač . . . . .	154
Vysoké napětí z anodové baterie	157
Komunikační přijimač s jedinou elektronkou . . . . .	158
Hoboje a fagoty . . . . .	162
Prázdninové čtení . . . . .	162
Vnitřní bručení elektronek . . . . .	164
Skiatron . . . . .	165
Hromadný záznam na pásek . . . . .	165
Z redakce — Obsahy časopisu	
Prodej — koupě — výměna . . . . .	166

## Chystáme pro vás

- Elektronkový bzučák pro můstek
- Několik zapojení hlasitých telefonů
- Návod k práci na malém soustruhu
- Přijimač s třemi elektronkami na baterie.

## Z obsahu předchozího čísla

- Optický a magnetický záznam u zvukového filmu
- O připojování reproduktorů
- Transistor a transitrol
- Pentoda jako trioda
- Krystalový oscilátor bez indukčnosti
- Návod
- Superhet na baterie i na síť
- Prostý tónový generátor R-C
- Zkoušečka
- Dodatky k můstku R-L-C
- Zapojení měřidel s usměrňovačí.

**S**nad si čtenáři povídali nedávné zmínky v dením tisku o tom, že na dubnovém sjezdu slaboproudé skupiny Elektrotechnického svazu čs. v Karlových Varech bylo podrobně jednáno o statistické kontrole jakosti; a na závěr jednání vydaná resoluce žádá co největší rozšíření tohoto způsobu kontroly. Považujeme proto za vhodné seznámit čtenáře t. l. ale spolu informativně s touto sice méně běžnou, zato však technicky i hospodářsky významnou aplikací statistiky. — Chceme-li vystihnout podstatu statistické kontroly jakosti, nemůžeme použít žertovné fráze o správném součtu nesprávných čísel, protože tu běží o věc poněkud jinou, než o zjištění nějakých poměrových čísel. Definice by zněla asi takto: statistická kontrola jakosti je souhrn metod pro stanovení a hodnocení výběru hospodárným způsobem, založeným hlavně na počtu pravděpodobnosti. Ani tato věta však neinformovanému mnoho neříká, a proto uvedeme příklad.

Továrna potřebuje dodávku kovových količek délky 4 mm. Jejich použití je takové, že nezáleží na jejich pevnosti, chem. složení, jakosti povrchu atd., potřebujeme jen přesnou délku, a na výkres je předepsána 3,95 až 4,05 mm. Dohoda s dodavatelem (gt vnějším, nebo s některou závodní dílnou) stanoví, že jednotlivé dodávky budou přijaty, nebudou-li obsahovat více než 1 % vadních kusů.

Posuďme teď způsoby kontroly. Obyčejná kontrola je zdánlivě jednoduchá. Zásilku bude třídit zavíčená pracovní síla, opatřená dvojrozměrným kalibrem: bude dávat stranou vadné kousky, po přebrání spočítá procenta a podle toho bude rozhodnuto, zda se dodávka přijme nebo zamíte. Představte si pět zásilek po 20 000 kusech, stereotypní práci a nakonec výsledek: jednotlivé dodávky mely 0,5; 0,8; 0,2; 0,3 a 0,8 % vadních, ve všech případech tedy pod dohodnutou mez 1,0 % a tedy všechny vyhovují. — Tento způsob třídění je zjevně nevhodný. Přebírat kus po kuse všechn 100 000 količkou je únavné; pozornost se zvolna otupuje, a nakonec se při dalším zpracování vadné kousy přece jen najdou, ač byl kus po kuse měřen. Dálky, které tyto količky odberají, mají zvětšený počet zmetků, větší náklady na jeden kus atd. Čím je absolutně méně vadních kusů, a čím jsou chyby menší, tím spíše uniknou pozornosti, a proniknou dál do výroby.

Jak tedy bude vypadat přejímací kontrola stejných količek podle moderních zásad statistiky a podle novodobé kontrolní praxe? Především místo kusové kontroly celé dodávky nastoupí kontrola vzorků, výběru, jejichž velikost udávají jednoduché tabulky podle dovoleného procenta zmetků, výše zárukou a ev. i velikosti dodávky. Místo všech 100 000 kusů se změří na př. jen 3000 kusů, t. j. pouhá 3 %. Naměřené délky zapišeme hospodářně, jen pomocí čárek do jednoduchého formuláře, jehož zhodnocením můžeme zjistit, že:

- koliky byly stříhané u první dodávky celkem na trojích strojních nůžkách, z nichž jedny byly nastaveny na délku 3,97 mm, druhé na 3,99 a třetí na 4,02 mm.
- první dvě byly velmi rovnomořně, že

však při třetí a čtvrté byly asi broušeny břity, takže byly několikrát přestavovány čelisti.

— že pátá dodávka se velmi zhoršila co do rovnomořnosti, neboť délky využívají celého rozsahu tolerance, a že proto bude nutno se na nízký podrobněji podívat, neboť je nebezpečí velkého podílu zmetků při dalším provozu.

Přitom vime s velikou pravděpodobností, že do další výroby pronikne nejvýš na př. 0,01 % zmetků, a celou kontrolu i zápis může provést sila stejné kvalifikace jako předtím.


Snad i z tohoto malého příkladu je patrná výhodnost statistické methody, i když to dokládá jen uvedený nejjednodušší případ. Možnosti statistické kontroly jsou daleko větší, pomůže nám i ve složitějších případech: určí, kolik žárovek musíme zkoušet na životnost, abychom mohli bezpečně zaručit 1000 hodin životnosti, upozorní nás na vadnou navíječku, u níž pravidelná namátku překročila v diagramu vadných čívek čáru „stop“, rozsoudí naše úvahy, zda překročená hodnota obyčejného procenta zmetků při kontrole odpovídá je náhoda, či zda jde o pokles kvality celé dodávky, určí, jaké tolerance lze zaručit na směs výrobků z několika strojů různé přesnosti atd.

Kromě toho slouží statistika výrobě hlavně zjišťováním nezjevných příčin zmetků. Zjevné chyby, jako jsou vadný materiál, vada stroje, chybějící výkres, nebo pracovní předpis, se objeví vice méně automaticky; s nezjevnou chybou může jet výroba po dlouhou dobu a provozat si marně láme hlavu, proč mu stoupí výmět. Zde pomůže jen statistika a její význam je nejen primární v pomoci při omezení výmětu (což znamená vyloučení strátového času, zmenšení nákladů, radostnější a zajímavější práci), ale i sekundární, neboť jeji čísla dají nové údaje, důležité pro zjednodušení a zdokonalení výrobku, vodítko pro určení hospodářních hranic předpisů rozměrových i výměrových, data pro požadavky na nákup výrobních strojů s hlediska přesnosti, časové údaje pro program oprav strojů, i velmi zajímavé vztahy některých vlastností výrobku k výchozímu materiálu.

Dokonala funkce statistiky a její možnost sloužit skutečně výrobě předpokládá samozřejmě dobrou organizaci kontroly, která musí sledovat celou výrobu. Musí nejen třídit výchozí surový materiál, sledovat jednotlivé výrobní operace a kontrolovat hotové výrobky před expedicí, ale musí se starat i o funkci údržby, o úroveň provozních pomocných zařízení a o mít zkrátku oči všude, aby chyby nejen nalezala, ale i šestým smyslem předvídal a tak je umožnila včas dát odstranit. Tím šestým smyslem je ve velké míře právě statistická kontrola.

Připomeneme ještě jednu důležitou službu, kterou statistika poskytuje, a to je jakési samočinné sdělování vztahů některých vlastností zkoušeného výrobku. Jak jsme uvedli na začátku, používáme jednoduchých formulářů pro záznam měřených hodnot, a podle téhoto formulářu můžeme stanovit nejen velmi snadno rozdíly zjištěných hodnot, t. j. nejmenší ▶

## STATISTIKA VE VÝROBĚ

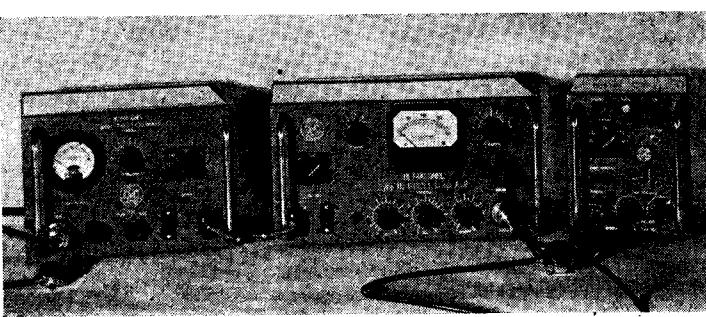

### Ultrazvukové „rentgenování“ kovů

Belgická firma Ateliers de Constructions Electriques, Charleroi (ACEC) vytvořila nevelký ultrazvukový generátor s krystalem (1 Mc/s), vysílacím a přijímacím díky díky a přístrojem detekčním, který dovoluje rychlé a bezpečné zjištění trhlin bublin, vzduchových mázdér a jiných nepravidelností v odlitcích, výkovcích, a jiných kovových polotovarech, ale také v nekovech. Podstatou je snadná prostupnost homogenního materiálu pro ultrasonické vlny, ale značný útlum v místech, kde je rovnomořnost porušena dutinou, i když je zcela malá nebo velmi

**D**a největší číslo, ale i průměr, t.j. aritmetickou střední hodnotu, a t.zv. směrodatnou odchyliku. To je číslo, z něhož můžeme zjistit pravdepodobně hodnotu 67 % kusů celého zkoušeného souboru. Jestliže tyto průměry a směrodatné odchyly z pravidelných denních nebo týdenních namátkových zkoušek vydáme do časových diagramů, dostaneme za rok nejen dokonalý kontrolní obraz o vlastnostech daného výrobku, ale porovnáním průběhu vynášených hodnot můžeme zjistit vztahy, které teorie podává jen kuse a po velmi pracných výpočtech. Na př. byly zjištěny po ročním sledování elektronek EBL21 velmi zajímavé a pro další provoz nadmíru cenné vztahy mezi formovacím napětím, saturacními proudy a mřížkovou emisí, tedy mezi hodnotami, kde se vztahy sice předpokládají, kde však bylo jen velmi obtížné možné miru vztahů zjistit.

Použití statistické kontroly je všeobecné, hodí se pro sledování všech druhů lidské činnosti, jestliže se opakuje (ale spojte dvakrát, jak říkají nadšení stoupeni statistických metod). Metoda sama, a je ryze matematická, nevyžaduje při této aplikaci vyšších znalostí. Volbou vhodných formulářů můžeme dosáhnout velmi dobrých úspěchů i s pracovníky, kteří z počtu mají jen znalosti, podávané na školách druhého stupně. Všem, kdo se po přečtení tohoto článku budou o věci blíže zajímat, můžeme s potěšením sdělit, že si nemusí pracně opatřovat cizí literaturu. Máme výbornou pomůcku v normě ČSN 2240 — 1940, která obsahuje množství názorných příkladů a diagramů, a kterou lze zakoupit v Čs. společnosti normalizační v Praze I, SIA. Snad se podaří získat i její znamenitý doplněk, knížku Ing. Lad. Němce „Statistická kontrola jakosti“, kterou vydala Práce 1945. Protože hromadná výroba vynutí si používání těchto metod ve většině oborů a provozů, je získání základních znalostí cennou investicí.

Ing. Vladimír Kratochvíl

tenká. Vysílač dotyk vhodné úpravy se přiloží na zkoušený předmět, přijímací dotyk na opačnou stranu, nebo, není-li to možné, v sousedství vysílačního dotyku tak, aby bylo lze registrovat nepravidelnosti odrazu. Porucha homogennosti se projeví úbytkem prošle nadzvukové energie v detekčním přístroji, který ji zřetelně ukáže ručkovým přístrojem, zvukovým návěstím a indikátorem s třemi různobarevnými žárovkami. Dotykové palce s poddajnou membránou, vyplňné kapalinou s akustickou impedancí, pokud lze blízkou výšku rozdílu materiálu, dovolují vytvořit spolehlivý dotyk i u nerovných povrchů. Výrobce udává, že jeho přístroje dovolují zjistovat i malé nerovnoměrnosti v rozdílných částech (teprve nerušený průchod 40 m v kovu zmenší přijatou energii na polovinu), jemná rozštěpení v plechu libovolné tenkém, což je dosud běžnější vyšetřování rentgenovými paprsky nedovolovalo.

### Kapesní hlukoměr

Válkové pouzdro průměru 63 mm a délky 29 cm uzavírá s jedné strany polokoule z drátěné síťky, kryjící mikrofon, s druhé

Nové způsoby modulace, používané v technice cm a dm vln (impulsová, frekvenční modulace) působí tím účinněji, čím širší frekvenční pásmo je neskresleně přenášeno. (Čti Elektronik 1/49, str. 9). Stejně zaměření radarem je tím přesnější a rozlišovací schopnost tím větší, čím kratší pulsy jsou vysílány, a zároveň čím širší je přijímané frekvenční pásmo. U zesilovačů s obvyklými moderními elektronkami je hlavní překážkou rozšíření pásmo kapacita mezi anodou a katodou, a mezi mřížkou a anodou. Maximální theoreticky možná šířka pásmá je dána Wheelerovým indexem (viz Elektronik 12/48, str. 280), který činí pro velmi dobré elektronky (na př. 6AK5) asi 60Mc. Prakticky dosažitelná šířka pásmá nepřekročí 20 Mc.

Snaha o rozšíření frekvenčního pásmá uvedla v chod řadu prací uveřejněných v poslední době v odborných časopisech (ref. o jedné z nich: Elektr. 12/48, 280).

Bell Telephone Laboratories, které uvedly do provozu linku retransmisních stanic, spojujících New York a Boston krátkovlnními paprsky v pásmu 4000 Mc s frekvenční modulací, hodlají řešit úkoly, které vznikou, když takové linky měly spojovat východní a západní pobřeží Spojených států. — Při dnešním provedení — by takovým prodloužením linek vznikly značné fázové a amplitudové poruchy, které by bylo sotva možno vyrovnat zvláštními vyrovnávacími čtyrpoly. Když se před několika lety začalo pracovat na uvedeném problému bylo vysvětlováno, jaký druh elektronek tehdy používaných by bylo nejsnáze možno zdokonalit tak, aby bylo dosaženo podstatně vyšších Wheelerových konstant. Bylo posléze roz-

Souprava  
ultrasonic-  
kých pří-  
strojů k vy-  
šetřování  
kovových  
polotovarů.

strany měřidlo; uvnitř pak jsou stěsnány přepinače, pět trpasličích elektromek, známých z přístrojů pro nědosýchavé, barevné žárovky i anodová, a ostatní součástky poměrně složitého zapojení. Celkem připomíná zvětšenou válcovou svítidlu na baterie a dokládá možnosti konstrukce se součástkami malých rozměrů.

(Electronics 4/49n.)

Dělič napětí  
pro vf  
kmitočty

Ve stříkaném  
odlitku jsou  
účelně uloženy  
odpory děliče.




Spolehlivý  
dělič výstupní-  
ho napětí ještě  
vždy nejobtížnějším úkolem každého kon-  
strukterá výrobců generátoru. Britská firma  
Advance uvedla na trh kompaktní a leh-  
kou skříňku (odlitek), která obsahuje  
celý výstupní dělič s výstupní impedancí 75 Ω  
a je připravena k vestavění do každého  
přístroje. Zeslabovač se přepíná po stup-  
ních 2G dB (10krát), maximální zeslabení  
je 80 dB a jeho charakteristika je s přes-
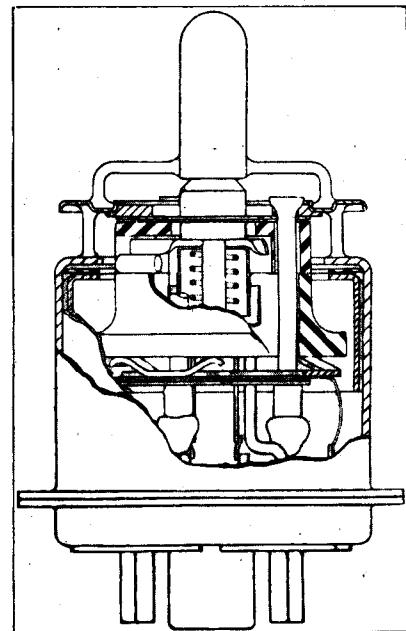
## TRIODA O STRMOSTI 50 m A/V

hodnuto, že slibnou cestou je zhodnotit plošnost triodu, pracující při frekvenčích okolo 4000 Mc.

Pro další vývoj tehdy přicházely v úva-  
hu dva druhy elektronek: klystron a  
trioda. V klystronu je šířka pásmá ome-  
zena jednak vstupním oscilačním obvo-  
dem.



# I Z CIZINY

ností  $\pm 1$  dB rovná od 0 do 100 Mc/s a teprve při 300 Mc/s je chyba zeslabovače větší než 2 dB. S obvyklým potenciometrem na vstupu je možno obsáhnout rozsah 100 mV až 1  $\mu$ V. (EE 49, duben, 146).

—rn-

## Gramofonové desky RCA-Victor

RCA-Victor začala prodávat v USA gramofonové desky, které se svými rozdíly, vlastnostmi a počtem otáček zcela liší od dosavadních provedení. Desky jsou lisovány ze zvláštní (jemnozrnné) umělé pryskyřice vinylevového typu, mají 18 cm v průměru, střední otvor 4 cm v průměru a 45 otáček za minutu. Při největší huse totéž drážek (přes 100 drážek na cm) vejde se na jednu stranu asi 5 minut pořadu. Výrobce tvrdí, že hlavní výhodou desek je větší kmitočtový rozsah, větší dynamika, menší cena a menší prostor pro uskladnění. Pro tyto desky byl zkonstruován jednoduchý a rychlý měnič, aby desky mohly konkurovat známým Microgroove firmě Columbia, které při 33 $\frac{1}{3}$  ot/min. pojmu na jednu stranu desky průměru 30 cm 45 minut pořadu, takže ve většině případů se obejdou bez měniče. Desky Victor vyžadují také zvláštní přenosky s tlakem 5 g a s průměrem hrotu 0,025 mm. V USA vzbudilo zavedení těchto desek malé pohoršení, protože gramofilové si budou muset vedle soupravy pro 78 ot/min pořídit alespoň dvě další: jednu pro 33 $\frac{1}{3}$  ot/min, a druhou pro 45 ot/min. Jak se zdá, to byl také jeden z účelů, který jmenovaná firma sledovala. Jinak se začínají rozdělovat výrobci desek na dvě skupiny. Jedni budou vyrábět desky podle

Columbia Microgroove, druzi podle RCA-Victor. Desky s 78 ot/min zůstanou v budoucnosti vyhrazeny asi jen pro export. (Radio Electronics 3/49.) —rn—



(Další zprávu o tomto námětu, která došla opozděně, najde zájemce v gramofonové rubrice, na straně 163 vpravo dole.)

## Ladicí souprava pro malé přijimače

**V** Rakousku bývala vždy řada výrobců, kteří se specializovali na radioamatérské součástky, převážně velmi dobré jakosti. Tato tradice pokračuje i po válce. Příklad našeho listu dones na ukázku permeabilitní ladící soupravu se stupnicí pro přijimače s jediným obvodem a rozsahem, která překvapuje svou jednoduchostí a dobrými vlastnostmi.

Hlavní ladící cívka  $L$  má asi 250 závitů smalt. drátu 0,18 mm v jediné vrstvě

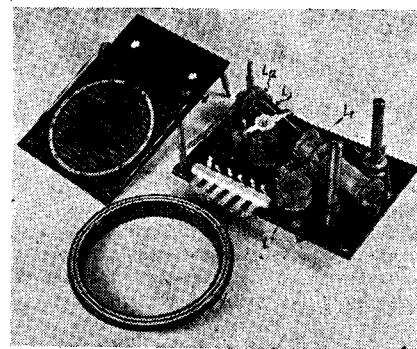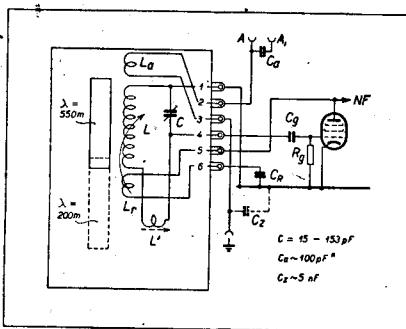Zapojení jednorozsahové cívkové soupravy s laděním vsouváním železového jádra (zakresleny krajní polohy). Kondensátor  $C$  v obvodu zpětné vazby může být přemístěn mezi anodu a vývod 5; kondensátor  $C_z$  zmenšuje někdy síťový hukot u universálních přijimačů.



délky 50 mm na trubici  $\phi 13$  mm, stočené z polyvinylové folie a přidržované třemi trolitulovými nosníky. Uvnitř se posouvá železové jádro  $56 \times \phi 12$  mm, sestavené ze dvou váleců. Přídavná indukčnost  $L'$  má asi 10 závitů na malé trolitulové cívce s doladěním železovým šroubovacím trnem; kapacitu představuje u nás málo běžný keramický trimr Hescho typ. č. 3083 AK s kapacitou, která se dá nastavit v rozmezí 15 až 153 pF.

Pohyb železového jádra v cívce je spřažen pleteným provázkem s pocházejícím hřídelkem a s otáčením ukazatele, rovněž lisovaného z bílého trolitu, který je umístěn pod kruhovou stupnicí na skle s 39 názvy vysílačů a dělením od 200 do 550 m. Poměravžd můžeme dodařovat  $L$  i  $C$ , dá se nastavit souběžně ve dvou bodech, a tím i shoda ukazatele s laděním.

Souprava je určena pro malé přijimače s rozsahem středních vln. Cívka antenní vazby  $La$  je navinuta na vybrání v trolitulovém čele na studeném konci cívky  $L$  a poněvadž je vyvedena oběma konci na oddělená očka 2 a 3, je možné bezpečně používat soupravy i bez ochranných kondenzátorů v universálních přijimačích.

Zpětná vazba se ovládá změnou vazby cívky  $L$  a posuvatelné zpětnovazební  $Lr$ , která je vinuta na trolitulovém výlisku v kablíku  $20 \times 0,05$ ; kábelkem zde snad nemá za účel zmenšit ztráty, nýbrž zajistit ohběvatelnost přívodů.

Výsledek měření na Q-metru: jakost celého obvodu  $(L + L')$   $C$  mezi 82–114, poměrně výše, než jsme očekávali.

Po výrobní stránce je úprava téměř primitivní, ale využívající a vkusná. Nechybí ani bakelitový rámeček pro výrez v přední stěně přijimače. JN

## Zábava na prázdniny

Červnové číslo čas. Wireless World obsahuje následující humorní problém. Na rozdíl od prvotního dojmu, který snad čtenář bude mít, je početně řešitelný a výsledek otiskujeme na straně 166. K usnadnění práce ještě upozorníme, že co se zdá tiskovou chybou, není ji.

Kus drátu je uprostřed odbočen, takže tvoří dvě ramena můstku, Y a Z. Zbylá dvě ramena obsahují odpor X a malého hocha se zájemem o pokus. Můstek je vyvážen v ramenech Y a Z jsou stejně délky drátu.

Drát má odpor 1 ohm na metr délky, a věk malého hocha M. H. a jeho staršího bratra S. B. je dohromady 16 let. Odpor M. H. je právě tolik ohmů, kolik let má S. B.


S. B. je dvakrát tak starý jako M. H. byl, když S. B. byl půlkrát tak starý jako M. H. bude, až bude třikrát starší než S. B. byl, když byl třikrát starší než M. H.

Odpor C a odpor kusu drátu je poloviční než rozdíl mezi odporem X a odporem X plus odpor M. H.

Jak dlouhý je zmíněný kus drátu?
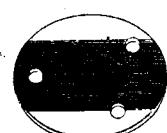
## PRO KMITOČTY 4000 Mc/s

Obr. 2. Elektronka 1553: keramická destička s mřížkou.



dem, jednak výstupním obvodem. U triody s uzemněnou mřížkou ještě pásmo omezena jen výstupním oscilačním obvodem, poněvadž vstupní obvod není laděný. Při rozširování frekvenčního pásmá snížováním kvality vstupního a výstupního obvodu klesá tedy zesílení klystronu dvakrát rychleji než u triody. Při srovnání obou se tedy trioda stává výhodnější při širších pásmech.

Uvažujme dále možnosti zvýšení strmosti u klystronu a u triody. U klystronu nelze zvyšovat strmost do nekončenosti, poněvadž při zvyšujícím se zhuštění elektrony se stále a více odpuzují a další zhuštění ztěžuje. Klystrony 402 D, používané v lince New York-Boston, dosahují již polovinu theoreticky možné krajní strmosti, takže s dalším zvýšením již nelze počítat.

U triody lze zvyšovat strmost přibližněm mřížky ke kathodě. Hranice je dosaženo teprve tím, když rychlosť elektronů, způsobená mřížkovým napětím, je rádově stejná jako rychlosť elektronů, vycházejících z kathody. Dosud konstruované mikrovlnné triody nedosahují však ani dvacítinu hodnoty. Kdyby se tedy podařilo přiblížit kathodu k mřížce a zachovat zároveň rovnoběžnost obou,

bylo by možno dosáhnout značného zlepšení. Tyto úvahy vedly ke konstrukci triody BTL 1553. Výrobní methody byly později vypracovány tak, že je možná jejich seriová výroba.

U této elektronky jest tloušťka oxydové vrstvy na kathodě asi  $1,2 \cdot 10^{-3}$  mm (u dosavadních triod:  $5 \cdot 10^{-3}$  mm). Tato vrstva je speciálním zařízením namášena až čtyřikrát hustěji než vrstvy dosud používané, a její tloušťka je přesně stálá. Vzdálenost kathody od mřížky je  $1,5 \cdot 10^{-3}$  mm (dosud:  $5 \cdot 10^{-3}$  mm), dráty z wolframu tvořící mřížku, mají tloušťku  $0,8 \cdot 10^{-3}$  mm (dosud  $5 \cdot 10^{-3}$  mm), hustota mřížky je 400 drátků na cm (dosud 20 na cm), vzdálenost anoda-mřížka:  $2,5 \cdot 10^{-3}$  mm (dosud  $4,5 \cdot 10^{-3}$  mm).

Wolframové drátky, představující mřížku, jsou nataženy tahem  $15 \pm 1$  g, což je 60 % pevnosti drátku. Odchylky vzdáleností jednotlivých drátek jsou menší než 10 %, takže při hustotě a pravidelnosti této sítě se světlo, procházející mřížkou, rozkládá jako v optické mřížce.

Velká kathodová proudová hustota ( $180 \text{ mA/cm}^2$ ) a tenká oxydová vrstva vyžadovaly velmi kvalitní provedení, kterého bylo dosaženo jen po velké péči při výrobě a kontrole. Výroba musí být v bezprášných místnostech. Tím bylo dosaženo, že 50–70 % výrobků vyhovělo.

Data elektronky 1553 jsou:  $V_a = 250$  V,  $I_a = 25$  mA,  $C_{av} = 10 \text{ pF}$ ,  $C_{cm} = 1,05 \text{ pF}$ ,  $C_{ak} = 0,005 \text{ pF}$ ,  $S = 50 \text{ mA/V}$ , zesílení činitel  $= 350$ , vnitřní odpor  $= 7000 \text{ ohmů}$ .

Zesilovač s touto elektronkou pro rozsah 3700 až 4200 Mc dávají součin (zesílení  $\times$  šířka pásmá) = 1250 Mc. Zesilovač s pásmem 80–100 Mc širokým dává zesílení 5 až 10. —AD—

# GEOFYSIKÁLNÍ PRŮZKUM

## a jeho metody

Minuly doby, kdy nerostné šíly v civilizovaných krajích pronikaly na zemský povrch a upozorňovaly tak na svou existenci. Tak zjevné zdroje jsou už dálno známy a vytěženy, ne-li docela vyčerpány. Dnešní horník započíná svou práci až když jej upozorní geolog na složení hornin, odpovídající možnému výskytu, a když předběžný geofysikální výzkum terénu dal podklady pro určení nejpravděpodobnějšího místa, kde je možné nejsvíce počítat s úspěchem při pokusném vrstu nebo hloubení pokusné šachty. — V tomto přehledu chceme ukázat, jakými způsoby zjišťuje praktická geofysika složení půdy pod zemským povrchem a jak tím usnadňuje hledání vody, nafty, uhlí, rud a jiných cenných hornin. Významné místo mezi metodami zaujímá použití elektřiny, v poslední době také elektronika.

**Praktická geofysika** využívá starší, ale i nejnovější techniky ke zjištování nepravidelnosti (anomalii) vlastnosti zemské kůry. Byla vypracována řada způsobů, jak anomalie zjišťovat; některé upoutávají svou prostotou, jiné působí dojem, že jejich původci nebo propagátori šlo více o prodej velmi složité a chouloustivé aparatury než o vlastní výsledek, nebo o téměř šarlatánské napodobení „kouzelných proutků“ minulých věků novodobými přístroji. Tím ovšem nechceme říci, že by každý proutkař byl šarlaták, ve Švýcarsku na př. bylo zjištěno, že někteří proutkaři mají skutečně schopnost reagovat na činnost krátkovlnného vysílače v blízkosti, a této zkoušky je používáno ke stanovení, zda experimentátor je opravdu obdařen mimoriadnými vlastnostmi, nebo zda je pouze předstírá. Popíšeme základní metody geofyzikálního průzkumu, kterých se dnes používá.

### Gravimetrické metody

Směr a zrychlení zemské tíže je dáno výsledními gravitačními působení všech hmot na Zemi na měřicí orgán podle Newtonova zákona a odstředivé síly, která pochází od otáčení Země. Protože blízké hmoty působí intenzivněji, dovedeme si představit, jak by se asi odchyloval směr těžnice, zjištěný kyvadlem, od svislého směru, stanoveného na př. astronomicky, v různých polohách nad zdánlivě stejnorođím povrchem (obraz 1); v místech nad podložím menší specifické váhy by kyvadélka ukazovala od svislice, kdežto na př. rudní ložisko o velké hustotě by se projevilo přitahováním kyvadélka. Horniny mají hustotu zhruba 2 až 3, rudy až třikrát více, nafta 0,9; přístroje, které stanoví malé změny směru a zrychlení tíže, dovolí vypočítat i pravděpodobnou rozložost a sp. váhu materiálu, z něhož je složen původce nepravidelnosti. Takové přístroje jsou známy desítky let a nazývají se gravimetry; patří k nim zejména torsní vážky, které navrhl roku 1891 maďarský fyzik R. Eötvös; u nás se jimi zabýval zejména profesor Masarykovy university J. Zahradník. Gravimetry jsou přístroje velmi jemné a práce s nimi vyžaduje mnoho času a pečlivosti; proto se této metody používá jen tam, kde ostatním způsobům nelze důvěřovat.

**Dr Jiří Nechvíle**

Obraz 8. Schematické znázornění seismického průzkumu v terénu. Výbuchem nálože dynamitu vlevo vznikne otřesná vlna, která se projeví na seismogramu jediným prvním příchozem (first arrival), jednak odrazy na vrstvách A a B (reflection A, B). Uprostřed autobus s registračním seismografem, vpravo příprava vrstu pro další nálož.

### Magnetické metody


Analogicky k předchozímu způsobu se projevují magnetické vlastnosti rudních žil a ložisek s význačnými ferromagnetickými vlastnostmi: směr a velikost složek

zemského magnetického pole se nápadně mění v místech blízko výskytu magnetických rud. Magnetometry, kterými se měří uvedené veličiny, jsou přístroje podobně chouloustivé jako gravimetry a jejich výsledků může použít jen zkušený geolog ve spolupráci s fyzikem.
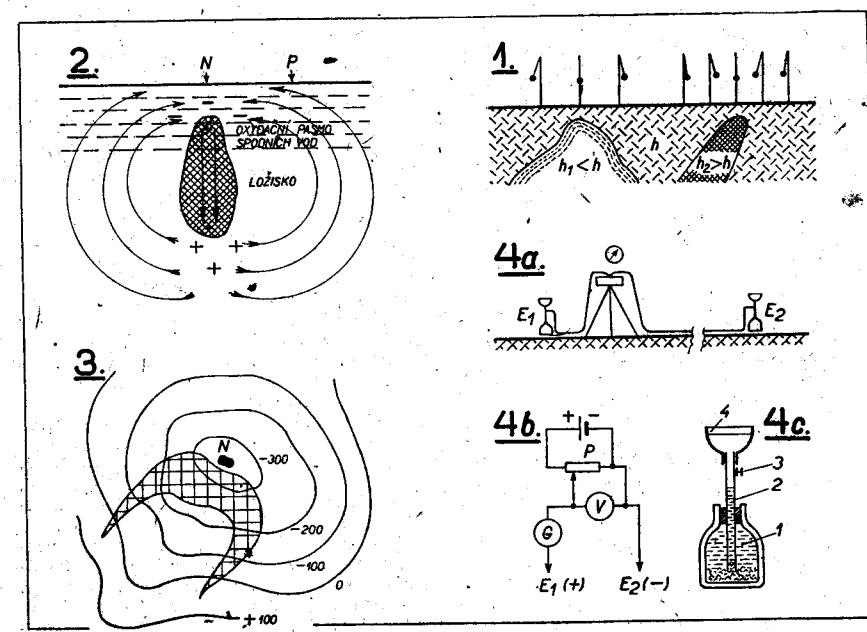
### Metoda přirozených proudů

Zasahuje-li rudní ložisko až do pásmu spodních vod, působí voda spolu se vzdušným kyslíkem oxydaci jeho hořejšku a tím vzniklý kontaktní potenciál se vyrovnaná okolní horninou proudy, které se nazývají

Obraz 1. Odlišná hustota horniny působí odchyly přitažlivosti. — Obraz 2. Elektrochemicky vzniká nad horní částí rudního ložiska záporný potenciálové centrum N, proti němuž má libovolný bod P v okolí kladný potenciál. Ktivky znázorňují průběh přirozených proudů. — Obraz 3. Poloha ložiska se projeví vznikem přirozených proudů. Spojením zakreslených bodů s naměřenými stejnými potenciály obdržíme ekvipotenciální křivky, které se uzavírají kolem negativního centra a naznačují tak polohu ložiska. — Obraz 4. a) Měření v terénu. E1 a E2 jsou přenosné nepolarisovatelné elektrody, spojené kabely s kompenzátorem na stativu. — b) Princip kompenzátoru; v praxi se používá jako galvanometr i milivoltmetr téhož přístroje s potřebnými odpory. — c) Nepolarisovatelná elektroda: 1 = láhev z porénní keramiky s nasyceným roztokem CuSO<sub>4</sub>; 2 = měděná trubka, utěsněná v hridle láhvě; 3 = svorka pro kabel; 4 = rukovět k přenášení.



přirozené. Je to vlastně velký elektrický článek, který se stále vybíjí přes velký odpor okolních zemin, a úlohou geofysika je, zjistit na povrchu body o stejném napětí a proložit je na mapě ekvipotenciálními křivkami. Podle složení a stupně elektrolytického rozkladu dá se naměřit potenciál řádu jednotek až set mV\*); měřicí metoda je celkem prostá a založena na principu kompenzátora (obraz 4). Kdybychom totiž chtěli měřit přímo elektrické napětí mezi elektrodami  $E_1$  a  $E_2$ , bylo by k tomu zapotřebí velmi citlivých přístrojů, a ještě by byl výsledek zatížen chybou, pocházející z úbytku napětí na zemním odporu, který se mění od místa k místu podle složení půdy a vzdálenosti elektrod. Proto měříme tak, že mezi elektrodami  $E_1$  a  $E_2$  vřadíme opačně položené napětí z potenciometru  $P$ , napájeného pomocným zdrojem, měřené voltmetrem  $V$ , a to tak velké, aby galvanometr  $G$  neprocházel proudem. Pak napětí mezi elektrodami se rovná napětí  $V$ . Napětí v měřených bodech se odvádí k měřicímu přístroji t. zv. ne-polarisovatelnými elektrodami; jsou to na příklad měděné trubky, zasahující do keramické nádoby z původního materiálu, naplněné koncentrovaným roztokem modré skalice, aby nevznikaly přímým dotykem kovové elektrody s horninou rušivé kon-taktní potenciály, které by skreslovaly vý-sledek měření.

#### Měření odporu

Specifický odpor hornin je různý v širokých mezích podle složení od  $10^{-2}$  do  $10^{14} \Omega/\text{cm}^2$ ; bylo by tedy nasnadě využít měření odporu ke zjišťování vodivějších míst, na př. rudních žil. Při způsobu Wennerové se zavádí ss proud do půdy elektrodami  $E_1$  a  $E_2$ , mezi nimiž se vstříká vodivost a jsou umístěny sondy  $P_1$  a  $P_2$ . Z teorie, která je dost složitá, uvedeme jen výsledek: „Efektivní“ specifický odpor  $r = 2\pi a V/I$ , kde  $a$  je vzdálenost mezi elektrodami. V měřeném napětí mezi sondami a  $I$  proud, který do měřeného prostředí posiláme. Při tomto uspořádání elektrod je hloubka, do které měření zasahuje, rovna vzdálenosti elektrod  $a$ ; to znamená, že když chceme měřit  $r$  velkých hloubek, musíme použít vzdálených elektrod a vzhle-

\* Podrobnejší teorii potenciálu idealizovaného rudního ložiska ve tvaru koule podal zejména leningradský prof. A. A. Petrovskij; jeho práce je citována v knize Ing. Dr J. Böhma: Užití elektrogeologie I. 1946. Měření přirozených proudů u nás provádí prof. Vys. školy báňské Fr. Čechura.


dem ke čtyřem potřebným přívodním kablům je manipulace v terénu obtížná.

Poněvadž máme (v jistých mezích) možnost zvětšit proud, zaváděný do geologického vodiče, není otázka polarisovatelnosti elektrod tak bolestivá jako u měření přirozených proudů, ale přesto u přesných měření je nezbytno i zde používat ne-polarisovatelných elektrod; tato nesnáz odpadá při metodě, kterou zavedli O. H. Gish a W. J. Rooney (obraz 6); je to v podstatě způsob Wennerové, ale polarita proudu, zaváděného do podloží, a současně polarita měřeného napětí se otáčivým komutátorem mění tak rychle, aby nenastávaly elektro-chemické změny v okolí elektrod.

Zhušta se používá k měření odporu hornin též anglický megohmmetr „Megger“; je to v podstatě měřidlo se skříženými cívky podobně jako u „Megmetu“ nár. p. Metra, s ručním generátorem jako zdrojem proudu.

Na metodě Gish-Rooneyové se v podstatě nic nemění, když použijeme jako zdroje generátoru střídavého napětí 50 až 500 c/s a jako měřidlo elektronkového voltmetru; se stoupajícím kmitočtem se však mění rozdílení proudů v hloubce pod povrchem, a na rozdíl od teorie Wennerovy se účinná hloubka zmenšuje. Výhodou je však pohodlnější zdroj (napětí z generátoru lze snadno zvětšit transformátorem) a poměrně pohodlnější práce s elektronkovým voltmetrem (na rozdíl od choulrostivého galvanometru). Při akustickém kmitočtu je možné pozorovat i rozdílení magnetické složky pole, které vzniká zemními proudy mezi oběma elektrodami generátoru, a to tak, že vhodnou rámovou antenou zjištěme směr, podobně jako v radiogoniometrii. Tím přecházíme k metodám vysokofrekvenčním.

Geologický vodič má nejen proměnlivý specifický odpor, podle své podstaty, ale také jeho dielektrická konstanta závisí na kmitočtu a stejně tak činitel ztrát. Vřadění geologický vodič do vod obvodu, působí řada faktorů, a podrobná teorie by vybočila z rámce tohoto přehledu. Mezi nejpřimější autory na tomto úseku je počítán vídeňský docent Dr V. Fritsch. Výhodou všech vf method je, že odpadá zdlouhavá a nepohodlná manipulace zakopávání elektrod a nepohodlné přenášení kabelů v terénu; nosí se pouze soupravy přístrojů. Vf proud je zaváděn do geologického vodiče antenami, obvykle souměrně provedeným dipolem (obraz 7). Ve způsobu 7a se mění vf vodivost  $G_V$ , jež je funkcí ohmické vodivosti a dielektrické konstanty horniny a závisí na kmitočtu. Metoda podle obrazu 7b zavádí náhradní kapacitu  $C$  a měří zdán-

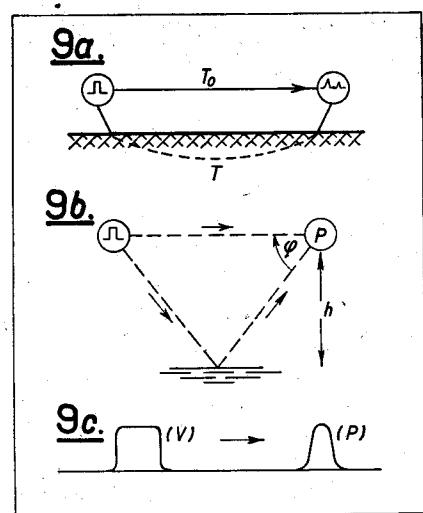

Obraz 9. Pulsové metody: a — měří se časový rozdíl mezi příchodem pulsu po dráte a geologickým vodičem, b — výstupní úhel pulsu závisí na hloubce odrazené vrstvy, c — tvar pulsu závisí na vlastnostech geologického vodiče.

livou změnu kapacity  $\Delta C$  v závislosti na činiteli ztrát geologického prostředí. U metody 7c je vyzařovací systém nahrazen rámovou antenou a geologický vodič představuje sekundární stranu transformátoru, zataženou ztrátami prostředí.


#### Methoda seismická

je s oblibou používána při hledání nafty. Princip spočívá na pozorování průběhu seismických (otřesných) vln, které vznikají při odpálení dynamitové nálože ve zkusem vrtu. Po odrazu na rozhraní naftonosné a krycí horniny (obraz 8) dosípají s různým časovým zpožděním o několika detektorech (t. j. přijímači mechanických kmitů), kde se mění na elektrické pulsy a ty se vedou do společného zapisovacího přístroje. Zá-znam je obdobný seismogramu, jak jej známe z ústavů, které studují zemětřesení. Z časového intervalu od okamžiku výbuchu až k doražení odražené vlny k detektoru a vzdálenosti nálože od detektoru lze vy-počítat hloubku odražené vrstvy.

#### Methody pulsové a vlnové

Radarové techniky z minulé války je úspěšně využito i v geofyzice; ukázalo se totiž, že právě popsaná metoda seismická má svou elektrickou obdobu v šifrování elektrických pulsů. Dnes dovedeme vyrobit mohutné vf pulsy, které i když nemohou rozlomit geologické prostředí takovou amplitudou jako dynamit, přesto se jím šíří podobným způsobem a po dopadu na přijímač mohou být registrovány na př. obrazovkou s vhodně kalibrovaným stínítkem. Podle schematického znázornění 9a se měří rozdíl času, jež potřebuje puls jednak na proběhnutí od vysílače k přijímači přímo (po dráte), jednak po průchodu geologickým vodičem. Způsob 9b stanoví hloubku odrazené vrstvy ze závislosti na úhlu, pod kterým puls vystupuje, a konečně metoda 9c srovnává tvar pulsu přijímaného s vy-sílaným.

(Dokončení na str. 164.)

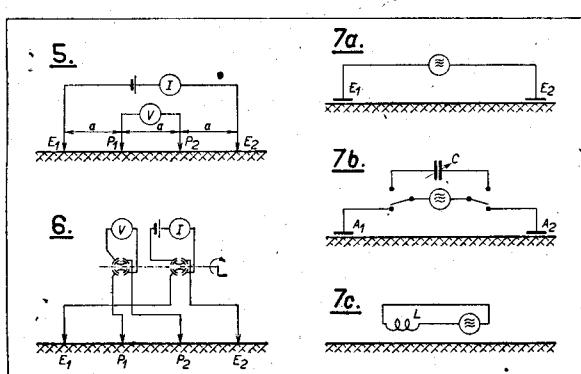

Obraz 5. Princip Wennerovy metody měření odporu. Všechny elektrody jsou ve stejných vzdálenostech v řadě za sebe. — Obraz 6. Metoda Gish-Rooneyova. Rotačním komutátorem se převrací současně polarita zdroje i přívodů k voltmetru. Obraz 7. Vf způsoby měření vlastnosti geologického vodiče: a — měření vodivosti, b — měření náhradní kapacity, c — geologický vodič působí zvětšení vyzařovacího odporu rámové antény L.

# ZESILOVAČ S ÚZEMNĚNOU ANODOU

## Několik použití

Předem uvedeme vlastnosti tohoto zesilovače. Zisk  $A$  můžeme vyjádřit buď s pomocí zesilovacího činitele  $\mu$ , nebo strmosti  $S$  podle práce (1), udané na konci textu.

$$A = \frac{\mu}{1 + \mu + R_i/R_k} = \frac{S}{S + 1/R_k + 1/R_i} \quad (1), (2)$$

Z obou způsobů vyjádření vidíme, že zisk v zesilovači s uzemněnou anodou je vždy menší než 1, zesilovač tedy nezesiluje napětí, je však schopen zesílit výkon. Aby byl zisk  $A$  největší (blížil se jedné) musí být podle (1) zesilovací činitel  $\mu$  pokud lze velký a vnitřní odpor  $R_i$  malý. Hodí se proto triody s malým vnitřním odporem a velkou strmostí, viz též (2). Dále musí být kathodový odpor  $R_k$  (lépe: kathodová impedance  $Z_k$ ) velký. Výstupní impedance zesilovače  $Z_a$  je dána výrazem

$$\frac{1}{Z_a} = S + 1/R_i + 1/Z_k \quad (3)$$

a blíží se ( $R_i$  a  $Z_k$  poměrně veliké) výrazu  $Z_a = 1/S$ . To znamená na př., že pro triodi se strmostí 2 mA/V je zhruba 500 Ω, zesilovač má tedy velmi malou výstupní impedanci.

Vstupní impedance  $Z_v$  (mezi body 1 a 2,  $R_i$  odpojen), je dána výrazem

$$Z_v = Z_{gk}/(1-A) \quad (4)$$

kde  $Z_{gk}$  je impedance (zde odpor  $R$  a kapacita  $C$ ), zapojené mezi mřížkou a kathodou (viz čárkován na obraze 1). S rostoucím  $A$  zvětšuje se vstupní odpor a zmenšuje vstupní kapacita zesilovače. Nastává zde zjev opačný, než u zesilovačů s uzemněnou kathodou, kde vlivem Millera efektu vzniká zdroj vstupní kapacity s rostoucím  $A$ . Tento zjev, důležitý pro použití zesilovače s uzemněnou anodou, pochopime okamžitě, uvážme-li, že na kathodě je napětí stejné polarity a skoro stejně velikosti ( $A$  je u dobré provedeného stupně mezi 0,7 až 0,99) jako na mřížce, čili mezi mřížkou a kathodou je velmi malý rozdíl napětí. Uplatní se tedy všechny reálné a imaginární odpory úmerně méně než jsou-li připojeny na plné vstupní napětí. Nebo se můžeme na tento zjev divat také tak, že proud, potřebný ke krytí ztrát v těchto impedancích, dodává elektronku ze svého anodového příkonu (plati to ovšem jen o impedancích mezi mřížkou a kathodou, tedy o kapacitě mřížka kathoda, o isolaci, emisním, nebo svodovém odpisu mezi mřížkou a kathodou, a nikoliv o impedancích mezi mřížkou a zemí, tedy neplatí to o odporu  $R_i$  na obraze 1).

Protože napětí kathoda-země působí v každém okamžiku proti napěti mřížka-země, je schopna takto zapojená elektronka zpracovat bez skreslení (mřížkovým proudem, zlomenou charakteristikou) napětí mnohem větší než činí klidové mřížkové předpětí. Za předpokladu buzení až do oblasti začínajícího mřížkového proudu (asi 1 V), můžeme na mřížku přivést vstupní napětí  $E_v$  (max. hodnota)

Zesilovač s uzemněnou anodou (kathodově vázaný stupeň, cathode follower) je poměrně novým stavebním prvkem. Abychom ukázali rozličné použití, předkládáme několik zapojení, vybraných ze zahraniční literatury.

$$E_v \leq \frac{V_g - 1}{1 - A} \quad (5)$$

kde  $V_g$  je klidové záporné předpětí mřížky. Platí to ovšem jen dokud je splněna druhá podmínka

$$E_v = V_a - 100 \quad (6)$$

kde  $V_a$  je anodové napětí. To znamená, že pro správnou funkci musí být mezi anodou a kathodou napětí alespoň 100 V (u speciál. elektronek i méně, až 50 V). V příkladech si všimneme, jak se těchto vlastností (veliký vstupní odpor, malá vstupní kapacita, nízký odpor výstupní, veliké přípustné napětí na mřížce) dá využít.

### Mřížková sonda.

Měření na zdrojích s velkým vnitřním odporem je všeobecně obtížné, protože vstupní odpor a kapacita mřížek přístrojů (osiloskop, měrný zesilovač, elektronkový voltmetr) zatěžují značně obvod. Poměry ještě zhoršuje to, že pro spojení musíme použít stíněného káblu, jehož kapacita se přicítá ke vstupní kapacitě mřížida. Zde můžeme s výhodou použít kathodově vázaného stupně, který vložíme do malé trubky přímo na konci káblu. Zesilovač v nejjednodušší formě zapojíme podle obrazu 1. Kapacity vstupu zesilovače a přívodního káblu se neuplatní proti malé výstupní impedance zesilovače; vstupní kapacita elektronky  $C$  je zmenšena podle vzorce (4), a jelikož se současně zvětší izolační a emisní odpor mezi mřížkou a kathodou ( $R_k$ ), můžeme již s vodovým odporom  $R_i$  (v případě, že zdroj sám nemá galvanické spojení mezi svorkami)

volit hodnotu značně větší než obvykle (20 až 30 MΩ proti 3 až 5 MΩ u zesilovače s uzemněnou kathodou). Zapojení je tím účinnější, čím je  $A$  větší, čili podle (2) čím větší je  $R_k$ . Zde jsme omezeni okolností, že  $R_k$  tvoří současně předpětí pro elektronku, a nemůžeme jej proto libovolně zvětšovat. Dá se tomu pomocí tím, že mřížce dáme kladné předpětí, které kompenzuje spád napěti na  $R_k$  [3] (obraz 2). Zde můžeme jít až do velkých  $R_k$  a dosáhnout tak  $A = 0,9$  až 0,98, a uměrně potom zvětšit  $R_i$  až na 50 MΩ.


Nebo můžeme kathodový odpor rozdělit a k získání předpětí použít jen jednou jeho části (obraz 3). Toto zapojení, zvané též cathodyn [4], má hlavní výhodu v tom, že také svodový odpor je vlastně zapojen mezi mřížkou a kathodou,\* a že tedy i ztráty v něm hradí elektronka z anodového příkonu. Tímto způsobem je možno dosáhnout vstupního odporu 200 až 300 MΩ a vstupní kapacity (včetně spojů) 1 až 5 pF. Nevýhodou je, že při velkém vnitřním odporu zdroje vzniká značně výstupní impedance zesilovače (nad hodnotu podle (3), viz [5]), takže výstupní svorky není možno zatížit ohmicky a kapacitně tak jako v zapojení 2.

### Isolační zesilovač.

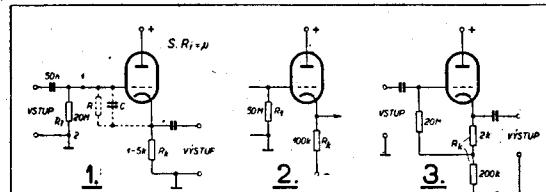
H. R. Daniels [6] a G. B. Attree [7] ukázali, že vhodným zapojením stípného káblu je možno dosáhnout toho, že kathodově vázaný stupeň hradí i ztráty (hlavně kapacitní) stípného přívodního káblu, takže vstupní elektronika nemusí být umístěna mimo zesilovač (v sondě), což značně zjednoduší konstrukci, odpadne mnohonásobný přívodní kabel, sonda atd. Zapojení bylo již popsáno v tomto listě. (č. 6/1949, str. 126). Jeho podstata je na obraze 4. Místo přívodního káblu s jedním stíněním používá se dvojitě stínění,  $A$  a  $B$ . Vnitřní stínění je připojeno na kathodu, takže elektronka hradí většinu ztrát, vzniklých kapacitou mezi středním vodičem a stíněním  $A$ . Projeví se to zmenšením kapacity káblu až asi na 1 pF/m [7]. Vnější stínění  $B$  je uzemněno, takže je vlastně jeho kapacita při-

\* Viz omezení platnosti této zásady, uvedené v RA, č. 11/1948, str. 259, opraveno v RA, č. 12/1948, str. 296.

Obraz 1. Základní zapojení zesilovače s uzemněnou anodou. — Obraz 2. Záporné předpětí kathody dovoluje zvětšit  $R_k$  a tím i  $A$ . — Obraz 3. Záporné předpětí vytváří jen část odporu  $R_k$ . Výstupní impedance je však při zdrojích o větším vnitřním odporu větší než zapojení 2.



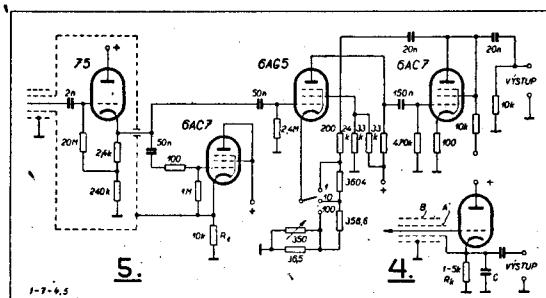Obraz 4. Kabel s dvojitým stíněním nahradí mřížkovou sondu. Není-li přívod příliš dlouhý, je možné bez velkého nebezpečí vyněchat stínění  $B$ , protože impedance mezi ním a zemí je velmi malá. — Obraz 5. Celkové zapojení izolačního zesilovače se ziskem 1, 10 až 100.





pojena přes odpor  $R_k$  (viz C v obraze 4, čárkováno), a v důsledku malé impedance mezi kathodou a zemí začne se uplatňovat teprve při velmi velkých kmitočtech.

Toto zapojení je možné zdokonalit použitím druhého kathodové vázaného zasilovače, který by hradil ztráty v kondensátoru  $C$ , což umožní dále rozšířit kmitočtový rozsah. Zapojení takového izolačního zasilovače je na obrazu 5 [8]. První elektronka (75) je zapojena podle obrazu 3 a má zisk asi 0,98, takže její vstupní odpor je přes  $200 \text{ M}\Omega$ . Je umístěna ve vzláštěném stínícím krytu (kabici), který je spojen s vnitřním stíněním přívodního kablu (vnější stínění uzemněno). Vnitřní stínění je připojeno na katodu druhého kathodového stupně (6AC7), který tak hradí kapacitní ztráty (asi  $1,5 \text{ m}$ ) kablu, takže vstupní kapacita je menší než  $6 \text{ pF}$ . Kapacita mezi vnitřním a vnějším stíněním je tak zapojena přes odpor  $R1$ , zde však nevadí, protože z kathody této elektronky se napětí do dalšího zasilovače neodebírá. Za těmito dvěma stupni následuje dvoustupňový zasilovač s mohutnou neg. zpětnou vazbou, kterou se nastaví jeho zisk na hodnotu 1, 10 a 100. V důsledku neg. vazby po- hybuje se výstupní odpor mezi 10 až  $300 \Omega$ , takže na výstup je možné připojit nejen několik přístrojů paralelně (elektronkový voltmetr, osciloskop, kmitočtoměr atd.), ale i přístroje o značné spotřebě (střídavý voltmetr s odporem  $300 \Omega/\text{V}$  a pod.). Charakteristika zasilovače je dána hlavně následujícimi stupni a je rovná v mezech  $5\text{--}150 \text{ mV}$  c/s s přesností 2%. Výstupní napětí je  $10 \text{ V}$  při skreslení menším než 1 %. Tyto zasilovače vyrábí seriově fa. Keithley Instruments a několik menších výrobců (v licenci), a jak zprávy naznačují, těší se v laboratořích velké oblibě.

Reaktáční elektronika

Z výrazu [4] vidíme, že vstupní impedance kathodové vázaného stupně je závislá na zisku  $A$ . Ten můžeme měnit změnou  $S$  (pracovním bodem na charakteristice) a změnou  $Rk$ . Obou těchto způsobů bylo použito při zapojení zesilovače s uzemněnou anodou jako reaktační elektronky [9], (obraz 6). Mezi mřížku a kathodu triody je zapojena kapacita  $C$ . Kapacitní impedance mezi svorkami 1 a 2 záleží jen na zisku  $A$ , jeho změnou měníme vstupní kapacitu, takže elektronky můžeme použít jako kmitočtového modulátoru. Zisk  $A$  měníme druhou triodou, připojenou na společný kathodový odpór. Změnou předpětí na svorkách 3, 4, měníme anodový proud, procházející odporem  $R$ , a tím i předpětí reaktační elektronky. Posunuje se tedy její pracovní bod po charakteristice, což mění strmost a tím zisk  $A$ . Změnou předpětí druhé triody mění se i její vnitřní odpór, který je paralelně k  $R$ , a tím podporuje změnu  $A$  změnou strmosti. Tímto jednoduchým za-

Obraz 6. Kathodový stupeň zapojen jako reaktanční elektronika (6J6). — Obraz 7. Blokové schema kmitočtového modulovaného nf oscilátoru. — Obraz 8. Zapojení mf fm oscilátoru pro kmitočet 3 až 7 kc/s a kmitočtový zdroj  $\pm 10\%$  středního kmitočtu.  $V_1 + V_2 = V_3 + V_4 = 6SN7$ .  $V_5$ ,  $V_6$ ,  $V_7 = 6J6$ .

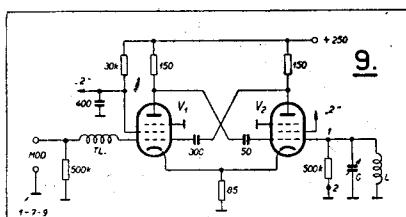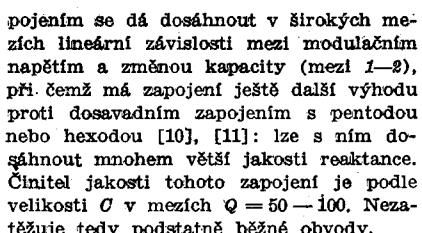

Obraz 9. Zapojení kathodově vázaného zesilovače (kathodový stupeň v serii se zesilovačem s uzemněnou mřížkou) jako dvoubodového oscilátoru a kmitočtového modulátoru pro velký zvuk.

± 0,8 V, takže modulátor spolehlivě výbudí každá krystalová přenoska nebo uhlikový mikrofon.


Na výzvu redakce v č. 5, t. l. upozorňují na káthodově vázaný zesilovač, zapojený Zesilovač s uzemněnou anodou, káthodově vázaný na zesilovač s uzemněnou mřížkou, dává v jedné elektronice užitečný obvod s negativním odporem.


jako negativní odpor (viz schema), který je schopen rozkmitat jakýkoliv resonanční dvoupól. Jeho rozbor je v Proc. I. R. E. 1948, č. 8, str. 1034. Pro krystalové oscilátory je daleko velmi vhodný Clappův oscilátor (zapojení a prameny viz E-49, str. 44), který má tu výhodu, že používá seriové resonance krystalu, takže jeho kmitočet je nezávislý na mechanických vlivech elektrod a jejich kapacitě. Tím je možno vysvítit neobyčejnou stabilitu tohoto zapojení (viz též Radio Electronics, květen 1949, str. 66), jak potvrzuji zkušenosti BBC. Zapojení pro využití výšší harmonické krystalu vyžaduje zvláštní řez krystalu a upevnění pomocí připájených nosníků. Krystal s přitačnými destičkami (na př. náš výrobek PAL), kmitá velmi těžce i na základním kmitočtu a pokud je mi známo, nebylo dosud uveřejněno zapojení, které by tuto nesnáz jednoduchým způsobem řešilo.

*Ing. Otakar Horna.*

P r a m e n y:

- [1] Reference Data for Radio Engineers, Federal Telephone and Radio Corp. 1947, II. vyd. kapitola 7 (elektronkové zesilovače). — [2] F. E. Terman: Radio Engineers Handbook, McGraw Hill Book Co. 1943, VI. vyd., str. 429 a další. — [3] Standardní osciloskop, E-49, č. 5, str. 100. — [4] Le retour du Cathodyn, Toute la Radio 1938, č. 6. — [5] Zesilovač s uzemněnou anodou, ERA 48, č. 11 str. 259 (referát z Wireless World). — [6] H. L. Daniels: Tubeless Probe for VTVM, Electronics, leden 1945, str. 125. — [7] G. B. Attree: Reducing the Effect of Capacitance in Screened Cables, Electronic Engineering 1949, č. 254 a č. 255 (Correspondence). — [8] J. F. Keithley: Stabilized Decade Gain Isolation Amplifier, Electronics, duben 1949, str. 98. — [9] J. N. Van Scovs a J. L. Murphy: High-Q Variable-Reactance, Electronics, leden 1949 str. 118. — [10] Elektronika jako fidgetní odpor, RA 1945, č. 5—6, str. 30. — [11] Elektronkový frekvenciální modulátor, RA 1945, č. 5—6, str. 37. — [12] P. G. Sulzer: Cathode coupled Negative Resistance Circuit, Proc. I. R. E., srpen 1948, str. 1034.

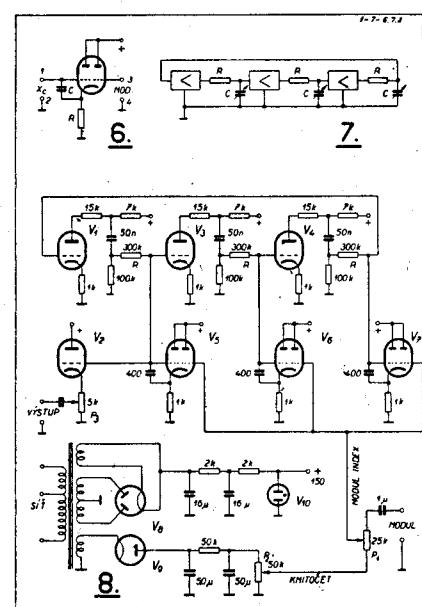

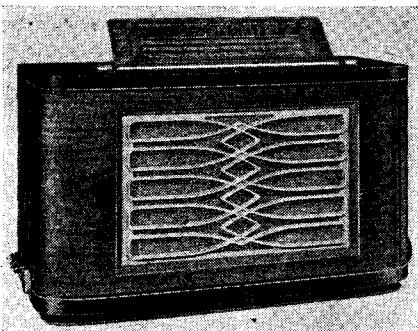

# PŘIJIMAČ NOVÉ KONSTRUKCE

JAN JENÍČEK

Na loňském zimním veletrhu zhlédli jsme ve stánku firmy N. V. Philips, Eindhoven, několik nových přijimačů této značky. Zájem upoutal vzor BX 760 X, který se řadou mechanických i elektrických úprav liší od přístrojů dosud běžných. Je možné jej pokládat za ukázkou evropského přijimače pro náročné, a čtenáře snad bude zajímat, čím se liší od úprav dosud známých.

**P**řijimač BX 760 X má v fázového zesilovače stupeň s elektronkou EF 22, krátkofrekvenční rozsah rozprostřen na tři stupnice. Pásma 16, 19, 25, 30, 35 a 50 m jsou mimo to pro pohodlné ladění značně roztažena. Pro vyloučení mikrofonie je šestinásobný otočný kondensátor nesen třemi měkkými pružinami a při transportu zabrání je jeho poškození zvláštní upevněním kondensátoru ke kostře, obraz 1.

Zvláštní zapojení oscilátoru koriguje paděgovou křivku na střední vlnách a umožňuje přesný souběh v pěti bodech. Pětipolohový volič jakosti přednesu je sdržen s přepinačem šířky pásmá. Trioda jedné ECH 21 zabírá všechny modulační napětí koncových elektronek nad dovolenou hodnotou, největší dosažitelný výkon je tedy 8 W, a skreslení nepřekročí 10 %. V levém klubku sklapací stupnice je ukazatel ladění, v pravém je okénko, označující rozsah: 13,3–20 m, 19,4–31,6 m, 30,4–51 m, 175–560 m, 708–2000 m.

1. *Ladění.* Šestinásobný otočný kondensátor je zvláštního provedení (obraz 1). První, třetí a pátý díl mají logaritmický průběh kapacity od 11 do 506 pF, přesnost 0,3 %. Druhý, čtvrtý a šestý díl kondensátoru jsou půlkruhové s vyseknutými výsečemi. Kapacita jako funkce úhlu otáčení je na obraze 2.

a) *Krátké vlny.* Druhý, čtvrtý a šestý díl lad. kondensátoru jsou jen pro krátké vlny. Protože má rotor těchto dílů zvláštní tvar, jsou rozhlasová pásmá rozestřena (band spread) a jejich ladění je pohodlné. V fázovém zesilovači stupeň je v činnosti, kolem 7 µV.


b) *Střední vlny.* Aby úzká resonační křivka nepotlačovala vysoké tóny, je na středních vlnách v serii s cívkou druhého v f obvodu odpor 47 ohmů pro zploštění resonační křivky. Přepneme-li do poloh s větší odhadovatelností, spojí se tento odpor nakrátko, a resonační křivka se zúží.

Paralelně k lad. obvodu je při středních vlnách zapojen obvod který koriguje paděgovou křivku (obraz 3) na max. odchylku 3 kc/s. Je to cívka L a kondenzátor C, zařazené za anodovým odporem oscilační triody. LC



Obraz 3. Obvod pro získání pěti bodů souběhu a menších odchylek paděgové křivky, která je ve srovnání s obvyklou uvedena vlevo. — Obraz 4. Na rozsahu dlouhých vln se pro získání věrnějšího přednesu výšek v f lad. obvody souměrně rozdělují seriovými kondensátory.

je naladěno na střední kmitočet shody v oscilátoru, t. j. 1332 kc/s. Při této frekvenci má obvod L, C vlastnosti ohmického odporu. Ladíme-li k větším kmitočtům, chová se obvod LC jako kapacita,\* připojená přes odpor paralelně k oscilujícímu obvodu, a působí zmenšení paděgové odchylky. Při ladění k delším vlnám působí pomocný obvod jako indukčnost, a zase zmenšuje souběhovou odchylku. Výsledkem je souběh v pěti bodech a mezi nimi podstatně menší souběhová odchylka nežli u křivky nekorrigované. Je-li korektní obvod přesně naladěn, dosahne proud oscilátoru v prospektivním sladěv-

\* Vysvětlení: Elektronik 4/1949, str. 85.

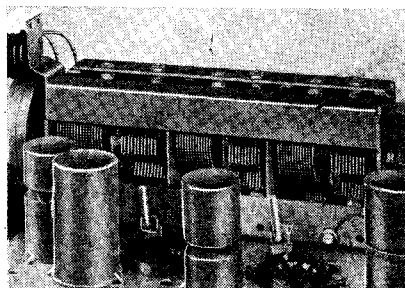

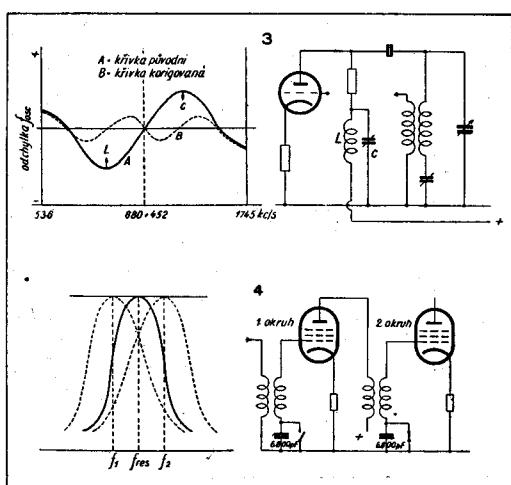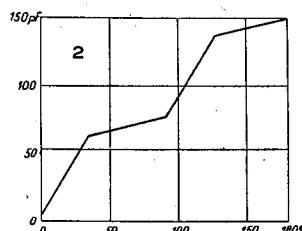Obraz 1.  
Úprava a  
upevnění  
šestinásob-  
ného lad.  
kondensá-  
toru.  
Vpravo:  
průběh  
jeho kapaci-  
tity.



cím bodu (880 + 452 kc/s) maximální hodnoty. Toho se používá při sladěvání přijimače na střední vlnách.

c) *Dlouhé vlny.* U superhetu s v f zesi- lovačem bývá resonační křivka na dlouhých vlnách značně zúžena, zejména na 160 kc/s; tím jsou omezeny vysoké tóny. To je zde odstraněno (obraz 4): k oběma v obvodům jsou na dlouhých vlnách do série zapojeny kondensátory, z nichž druhý je v posledních dvou polohách přepinače jakosti přednesu (větší odhadovatelnost) nakrátko. V těchto polohách je přijimač na dlných vlnách vyvážen tak, že resonační křivka obv. v okruhu má vrchol při resonační frekvenci. V prvních polohách zmíněného přepinače (při místních a silných vysílačích) je kondensátor 2. okruhu rozpojen a první kondensátor je spojen na krátko. Resonační křivka prvního obvodu se posune na frekvenci  $f_1$ , křivka druhého na  $f_2$ . Oba vytvoří tím výslednou křivku, podobnou jako má nadkriticky vázaný, t. j. s plochým a širším vrcholem. Vazba prvního mf transformátoru je proměnná; stupeň vazby je dán polohou přepinače jakosti přednesu.

2. *Nf zesiilovač a obraceč polarity.* Mf signál je zesiilován elektronkou EF 22 a detegován diodou jedné koncové elektronky. Naříditelná část nf napětí, vznikajícího na pracovním odporu detektora, je vedena přes proměnné odpory a kondenzátory (proměnný tvar nf kmitočtové charakteristiky) k nf zesiilovači a obraceči pro získání symetrického modulačního napětí, což obojí zastane jen hexodová část ECH 21. Troidová část působí jako amplitudový omezovač modulačního napětí. ECH 21 je tedy v přístroji BX 760 X použita v novém zapojení. Její hexodovou část můžeme si rozložit na (obraz 6a): a) „pentodu“, složené z virtuální katody (prostorový náboj mezi  $g_2$  a  $g_3$ ), řídicí mřížky  $g_3$ , stínící mřížky  $g_4$ , hradící mřížky  $g_5$  a z anody,

b) „triodu“, složenou z kathody, řídicí mřížky  $g_1$  a mřížky  $g_2$  jako anody.

„Pentodou“ zesílené napětí je vedené přes  $C_5$  na řídicí mřížku první koncové elektronky. Zároveň jde přes  $C_2$  a  $R_2$  na mřížku  $g_1$ . Protože elektronka obrací polaritu, je výstupní napětí „triody“ v opozici a jde přes  $C_6$  na řídicí mřížku druhé koncové elektronky. Odpor  $R_2$  a  $R_3$  tvoří dělič napětí. Za předpokladu, že „trioda“ zesiluje 20× (bez negativní zpětné vazby), je poměr odporů  $R_2 : R_3 = 20 : 1$ . Aby byly však vyrovnané rozdíly v používaných elektronkách, má „trioda“ silnou neg. vazbu, vytvořenou prvky  $C_4$  a  $R_4$ . Výstupní napětí „triody“ je pak málo závislé na jejím zesílení. Jenikož však stí-

nici mřížka, anoda „triody“, má vliv i na „pentodu“, nastalo by rozkmitání obvodu. Tomu je zabráněno negativním vazbou do „pentodové“ části, vytvořenou odporem  $R_7$  (obraz 6b);  $C_7$  je jen oddělovač. K vyvážení kapacity mezi mřížkami  $g_2$  a  $g_4$  je zapojen mezi anodou a  $g_2$  kondensátor  $C_8$ .


Přijimač lze napájet ze stejnosměrné sítě, ovšem přes vibrační měnič. Protože však napětí vibrátoru není sinusové, jsou okamžité změny magnetického pole, vyvolaného žhavicím proudem v elektronce ECH 21, daleko větší, nežli při napájení ze střídavé sítě. V závitech řídicí mřížky se indukuje větší napětí a přijimač, napájený ss sítí, bručí. To je odstraněno připojením odporu  $R_8$  (obraz 6b) mezi  $g_2-g_4$  a mezi vhodný konec žhavení. Žhavení je uzemněno běžcem připojeného potenciometru.

**3. Zapojení s kontrastní expansí.** Symetrickým výstupním napětím, které dává hexodovou část elektronky ECH 21, jsou modulovány dvě koncové elektronky EBL 21 jako zesilovač třídy A-B. Dávají 8 W st při skreslení pod 10 %.

Jak je vidět z obrazu 7, má elektronika ECH 21 dosti složité zapojení i v kathodové větví, v které je získáváno automatické předpětí. Kathoda nemodulované elektronky má asi 13 V kladného napětí proti zemi. Je to spád, který vzniká proudem protékajícím odpory  $R_{11}$ ,  $R_{12}$ ,  $R_{13}$ . Předpěti mřížky  $g_1 = 5$  V, je přiváděno odpory  $R_{14}-R_{15}$  a  $R_3$  je vedeno přes  $R_{16}$ ,  $R_{22}$  a  $R_1$  (asi -10 V).  $R_{11}$  a  $R_{13}$  tvoří dělič napětí, které vzniká na odporu  $R_{13}$ . Tento odpór má totiž z důvodu, které budou udány dále, větší než takovou hodnotu, jaké je potřeba pro získání žádaného předpěti.

Je-li hexodová část jen slabě modulována, jsou předpěti „obou“ řídicích mřížek velká a vlivem exponenciální charakteristiky je i zisk hexody malý (obraz 8).

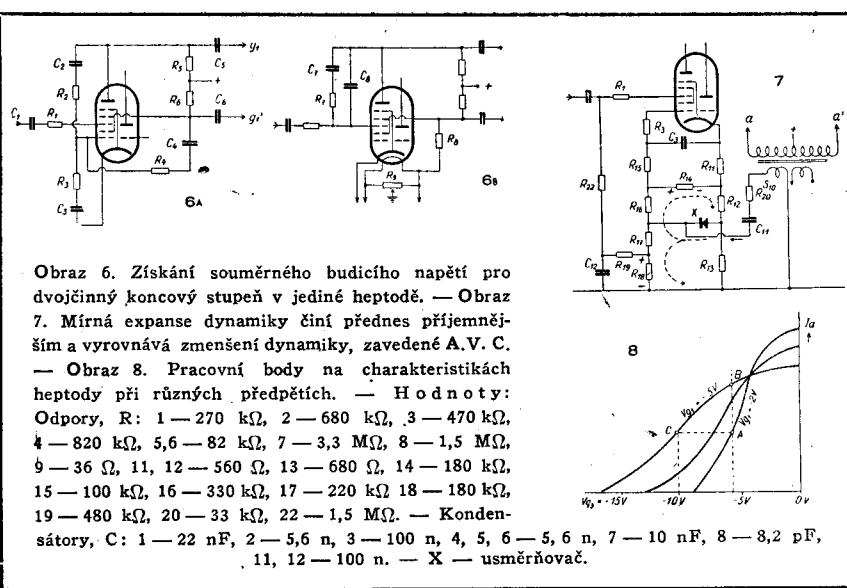Signál, který je zesilován hexodou a koncovými elektronkami, vytvoří v sekundáru výstupního transformátoru úměrné napětí. Transformátor má však ještě vinutí  $S_{10}$ , z něhož je napětí vedeno přes  $R_{20}$  a  $C_{11}$  zpět do kathodového obvodu ECH 21. Napětí je usměrňováno kuproxem  $X$  a usměrněná protéká dvěma směry k zemi. Jednu cestu tvoří  $R_{17}$  a  $R_{18}$ ; na



$R_{18}$  vzniká úbytek, který působí proti předpěti mřížky  $g_1$  a proto je zmenšuje. Druhý okruh je vytvořen odpory  $R_{18}$ ,  $R_{14}$ ,  $R_{12}$  a  $R_{13}$ ; na  $R_{14}$  vzniká spád, zmenšující hodnotu předpěti  $g_1$ . Čím silnější signál je přiváděn na mřížku  $g_1$  ECH 21, tím větší napětí vzniká ve vinutí  $S_{10}$  a tím více se zmenšuje předpěti mřížek  $g_2$  a  $g_1$  hexody. Tím se také zvětšuje její strmost a zesílení. Při plném promodulování nf části přijimače klesne předpěti  $V_g$  na -2 V a předpěti  $V_{gs}$  na -5,5 V. Při těchto hodnotách je největší citlivost hexody ECH 21. Správnou volbou odporů mřížkových a kathodových je pracovní bod stále uprostřed přímé části charakteristiky a skreslení je nepatrné. Podle sily signálu se pracovní bod posune z bodu  $C$  až do  $A$  (obraz 8). Zapojení s kontrastní expasí ovlivňuje zesílení o přírůstek 0 až 4 dB.


Popsanou pozitivní zpětnou vazbou dosahneme příjemnější reprodukování hudby a tiššího ladění mezi vysílači a zmenšíme ji chybou, vznikající při činnosti automatického vyrovnávání citlivosti. Napětí pro A. V. C. totiž závisí nejen na sile signálu, ale i na hloubce modulace. Při 100% hloubce modulace mají špičkové


hodnoty nosné vlny dvojnásobnou hodnotu, čímž stoupne i napětí pro A. V. C. na dvojnásobek a přijimač má menší zesílení, pokud ovšem zvětšená hloubka modulace trvá déle, než časová konstanta  $R\cdot C$  obvodu pro A. V. C. Zvětšená hodnota tohoto napěti působí zmenšení dynamiky a tím jakostí přednesu.

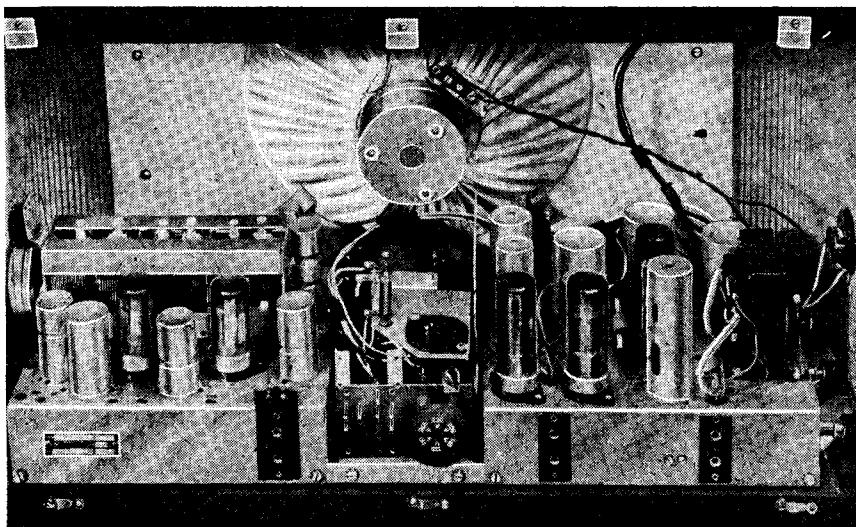**4. Omezovač modulačního napětí**, přiváděný na řídicí mřížky koncových elektronek. Tuto funkci zastává triodová část zmněné elektronky ECH 21: samočinně hlídá modulační napětí koncových elektronek, aby nepřekročilo 6 V st a aby skreslení nestouplo nad 10 %. Působí jak při příjmu, tak při reprodukcii s desek, a zasahuje vždy, když jsou koncové elektronky promodulovány na plný výkon.

Jakmile totiž hrozí koncovému stupni přemodulování, vznikne mocným proudem, protékajícím triodou přes  $R_{11}$ ,  $R_{12}$  a  $R_{13}$  k zemi velké předpěti; přiváděno na mřížky  $g_1$  a  $g_2$  hexody zmenší podle potřeby její zesílení. V klidu má mřížka triodové části proti kathodě asi -12 V a anoda má stejný potenciál jako kathoda (obraz 9). St napětí anody druhé EBL 21 je vedeno přes  $C_{52}$  a  $R_{51}$  na anodu triody. Stejně tak je modulační napětí první koncové elektronky EBL 21, které je st anodovým napětím druhé elektronky ve fázi, vedeno přes  $C_{53}$  na mřížku triodové části. Malá napětí nestačí k tomu, aby vznikl proud v triodi. Jakmile však napětí na mřížce triody překročí 6 V a napětí na anodě asi 120 V, projde při kladných půlvlnách triodou proud (viz obraz 10). Kondensátor  $C_{52}$  má v zapojení podle obrazu 9 stejnou funkci, jako kondensátor v diodovém detektoru, odpory  $R_{51}$ ,  $R_{52}$  a kondensátory  $C_3$  a  $C_{51}$  tvoří filtrační články. Proud protéká odpory  $R_{11}$ ,  $R_{12}$  a  $R_{13}$  a vyvolá na nich velký úbytek, který zmenší strmost hexody: pracovní bod v obrázku 8 se posune podle potřeby až za bod  $C$ . Strmost se samočinně nastaví

**Obraz 5. Snímek vnitřku přijimače:** vlevo v části s částí mf obvodů, uprostřed napájecí část síťová, vpravo zbytek mf obvodů a část nf.



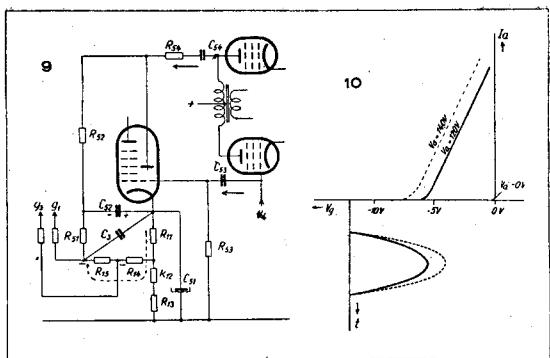

Obraz 9. Omezení nf signálu při přemodulování koncových stupňů. — Obraz 10. Omezovací účinek triody, vyjádřený charakteristikou. — Obraz 11 Kmitočtová charakteristika přijimače v různých postaveních přepinače jakosti přednesu a selektivnosti. — Hodnoty (kromě uvedených u obrázku 6, 7). Odpor, R: 51 — 560 k, 52 — 56 k, 53 — 1,5 MΩ, 54 — 220 k, Kondensátory, C: 51 — 100 μF, 52 — 470 nF, 53 — 27 nF, 54 — 47 nF.

tak, aby modulační napětí koncových elektronek kleslo na dovolenou hodnotu.


Cinnosti kontrastní expenze a omezovače modulace mají samozřejmě zpoždění. Z praktických důvodů je asi 0,1 vt. I při činnosti omezovače nejsou špičky modulačního napětí uřezávány a zůstávají sinusové. Pomine-li modulační signál, je omezovač ještě asi 1 sec v činnosti. Zavíruje to náboj kondensátoru  $C_{52}$ , který je odváděn přes velké odpory.

5. Volič jakosti reprodukce. Tento volič je pětistupňový a ovládá se jím šířka pásmo, mění se jím odpory a kondensátory v nf části přijimače, čímž se omezují nebo vyzdvihují vysoké a nízké tóny. Úbytek nebo zesílení nízkých tónů je v rovnováze s tóny vysokými, aby byla reprodukce příjemná. Polohy tohoto přepinače uvedá tabulka:

Polohy přepinače:	1.	2.	3.	4.	5.
hluboké tóny:	-H	normál	+H		
vysoké tóny:	-V	-V norm.	+V	+V	
nf. šíř. pásmo:	10	10	12.5	16.5	16.5
vf. šíř. (1000 kc/s)	9	9	12	15.5	15.5
pásma (160kc/s)	8	8	12	16	16
kc/s					

První poloha je pro poslech řeči, poslední dává nejvěrnější přednes. Nf charakteristiky celého přijimače v jednotlivých polohách přepinače jakosti reprodukce jsou na obrázku 11.

Pro zajímavost uvedeme ještě, že přijí-

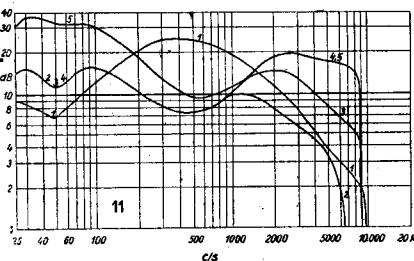

mač má v oscilátoru kondensátor s vlastností tepelného kompenzátoru, takže kmitočet oscilátoru není závislý na oteplení přístroje. Přijimač má 109 odporů, 131 kondensátory a bez síťového a výstupního transformátoru 78 cívkových vinutí.

Z vlastností, které jsou tu pro úsporu jen částečně popsány, vysvítá, že přijimač BX760 dává nejen spolehlivý příjem dosažitelných vysílačů, ale může i milovníkům a znalcům hudby v jistém směru již „nahradit“ návštěvu koncertů. Týž přijimač je s malou mechanickou úpravou vestavěn s měničem desek do velké hudební skříně, která byla na podzimním veletrhu rovněž vystavěna.

Oč větší je však požitek posluchačů, o to větší nároky jsou kladený na opráváče při event. jeho opravě, a lze se domnívat, že i zkušení opráváři při hledání některých chyb v tomto přijimači si „přijdou na své“.

## POZNÁMKY K FREMODYNU

Fremodyn, se kterým jsme čtenáře t. 1. seznámili loni (3), (4), zaujal naše zájemce; na jejich dotazy přinášíme o tomto zapojení další podrobnosti. Na obraze 1. je obecně zapojení, vhodné pro přijimače, napájené z transformátoru, má také omezeno vyzářování do antény. Tlumivky  $T_1$  a  $T_2$  mají mít rezonanci paralelní v pásmu, které chceme přijímat, a seriovou kalem 20 Mc/s, takže  $T_1$  tvoří odladovač mf (zde 22 Mc/s).

Podle (3) je selektivnost fremodynu poněkud lepší než u obvyklých superhetů pro FM (viz obrázek 2). Zaoblený vrchol křivky (který má být pro normální superhet poukaz možný plachý) zde nevadí, protože pro příjem FM se přijimač rozdáluje asi o 150 kc/s (viz bod A na obraze 2.). U obvyklého superhetu při stejně křivce selektivnosti činí potíže odladit sousední stanice (2), vzdálené 200 kc/s (norma FCC), fremodyn potlačuje velmi účinně sousední signál v tom případě, leží-li různá stanice na opačné straně křivky selektivity (na př. bod B).

Citlivost fremodynu je v (4) udána na rozdíl (2) v poměru k superrregenerač-

slabší než modulace, což bývá považováno za zcela přijatelné.

Fremodyn vyzařuje do antény dva kmitočty (3): oscilátoru a mezikmitočtu. Protože rozdíl mezi frekvencí přijímanou a oscilační je větší než u běžných superhet (22 mc/s proti 10,7 Mc/s), je výkon oscilátoru, vyzařovaný do antény, menší než u běžných přijímačů fm s vf stupněm: Činí jen 14 μW u fremodynu proti 30 až 50 μW u běžných superhetů.

Superrregenerace vyzařuje krátké impulsy (doba impulsu 10 % doby cyklu) o kmitočtu 22 Mc/s o výkonu 19 μW špičkového, čili 1,9 μW efektivního výkonu. Oba kmitočty (oscilátor a superrregenerace) leží však daleko mimo přijímané pásmo (ne tedy v pásmu, jako u norm. superrregenerátoru) a neruší proto vůbec poslech přijímače s antenami, vzdálenými od sebe více než 25 m (což je tedy lepší než u obvyklých superhetů pro střední vlny; pisatel této zprávy se přesvědčil, že na dvou továrních superhetech se stejnou mf a s vf stupněm není možno v jednom bytě přijímat stejnou stanici, ač jejich anteny byly od sebe přes 20 m).

Výkon fremodynu bez nf zesilovače je asi 50 mW při hloubce fm ± 22,5 kc/s a při signálu větším než 20 μV. Postačí tedy výkon fremodynu pro hlasitý poslech na sluchátka (při vhodném přizpůsobení, viz obrázek 3.) bez dalšího nf zesílení. Tyto údaje platí pro duotriodu typu 6F8G, kterou je možno nahradit evropskou ECC40 (Philips). Není proto nadsázkou, když prohlásíme, že fremodyn se asi brzy stane standardním zapojením pro příjem na ukv jak pro am tak pro fm. V USA vyrábí přijímače s tímto zapojením asi 25 firem, mezi kterými je pět velikých výrobců. H.


Prameny: (1) Hazeltine FreModyn FM Circuit, Tele-Tech, Dec 1947, str. 41. — (2) The Application of Superregeneration to Frequency Modulation Receiver Design, C. E. Tapp, Proc. I. R. E. (Australia), April 1948, str. 361. — (3) Hazeltine fremodyn, RA-E, č. 10, str. 238. — (4) Poznámky k fremodynmu, RA-E 48, č. 12, str. 281.

## NOVÝ STABILISÁTOR KMITOČTU

U všech radioelektrických vysílačů je základní otázkou, jak udržet stálý kmitočet i při velkých změnách teploty, tlaku, vlhkosti a bez ohledu na stárnutí součástek.

U vln delších než 1 m byl tento problém dávno rozřešen použitím piezoelektrických kryrstalů. Křemenné nebo turmalinové výbrusy, kterých se k tomuto účelu nejčastěji používají, kmitají buď přímo na určené přesně stanovené frekvenci, nebo se jejich základní kmitočet násobi tak

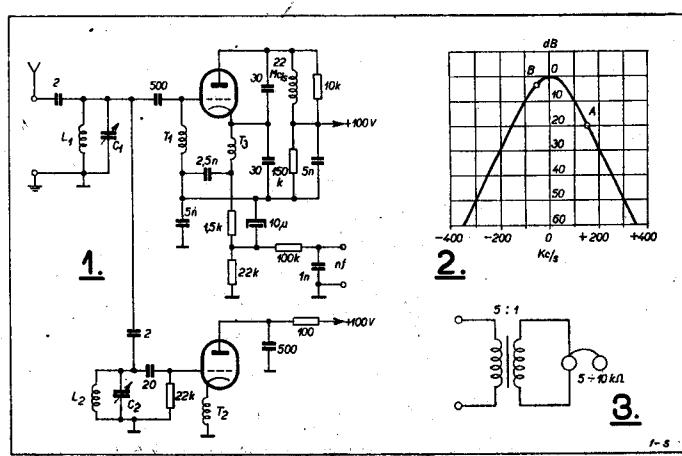Obraz 1. Doplněné zapojení fremodynu, v němž pro spolehlivý příjem na sluchátka neb citlivý reproduktor postačí jediná dvojitá trioda s oddělenými kathodami. — Obraz 2. Resonanční křivka. — Obraz 3. Připojení sluchátek.



dlohu, až se dosáhne žádaného vlnového pásma.

Tyto způsoby selhávají u centimetrových vln, ač právě u velkých radarů, leteckých přistávacích zařízení a mnohonásobných telefonních reléových přístrojů je otázka stability kmitočtů velmi palivá. Zatím se používalo dutinových rezonátorů s velkým  $Q$ , zhotovených ze slitin, které mají nepatrnou teplotní roztažitost, na př. invar a.p.; ty však zdaleka nezaručovaly přesnost, srovnatelnou s krystaly.

Nedávno se objevila možnost, jak stabilisovat centimetrové vlny,\* a to dokonce lépe než krystaly. Američtí technici na základě dřívějších zkušeností a pokusů fyziků vypracovali novou metodu stabilizace kmitočtu v pásmu 1,2 cm použitím absorpčních spekter plynů.

Je známo, že prochází-li světelné záření plyny, jsou některé kmitočty velmi zeklabeny a v plynulém spektru kmitočtu se objevují absorpční čáry. Ve slunečním spektru se na př. objeví tmavé Fraunhoferovy čáry, vzniklé tím, že záření příslušného kmitočtu, pronikající žhavenou vrstvou sluneční chromosféry, je pohlcováno atomy četných prvků v plynném stavu, které se v ní nacházejí. Podobně prochází mikrovlnné záření v pásmu od 1 do 3 cm některými plyny, uvedenou se do resonančního chvění nebo do rotace celé molekuly a plyn tak absorbuje některé přesně definované vlnové délky, jejichž kmitočet záleží výhradně na vnitřní struktuře molekul a na jejich vazbách. Jako příklad jsou na obraze 1 naznačena molekulární spektra vody, kysličníku sířičitého a čpavku ve vlnovém pásmu kolem 24 000 Mc/s.


Znamená to, že vhodná nádobka, naplněná čpavkem o nízkém tlaku, představuje pro určité frekvence resonanční okruh s poměrně známým  $Q$ , takže může působit jako frekvenční normál, obdobně jako křemenný krystal pro menší frekvence. Na př. u dutinového rezonátoru, naplněného plynným čpavkem o tlaku 0,00005 at, bylo při kmitočtu 23 870,13 Mc/s nalezeno  $Q$  asi 100 000. Resonanční křivka tohoto obvodu je velmi strmá, což je také vidět z oscilogramu na obr. 2.

Teto čáry použili američtí technici k stabilizaci klystronu, kmitajícího v pásmu 24 000 Mc/s tím, že frekvenci klystronu srovnávají s frekvencí čpavkového normálu. Změní-li se frekvence klystronu působením vnějších sil, vzniklý rozdíl kmitočtů se automaticky vyrovná, takže klystron stále zachovává původní frekvenci.

Proti křemenu má absorpční čára plynu neocenitelnou výhodu, že její kmitočet nezávisí za běžných okolností na teplotě a tlaku. Na frekvenci by měla vliv jen silná elektrická pole, ta však lze snadno v kovové nádobce stinit, a vliv magnetických polí je zanedbatelný.

Znáci to, že lze dosáhnout přesně stejných frekvencí, ať je vysílač v radiovému majáku na letišti v Praze nebo v raketě, letící do stratosféry. Právom se frekvenci nemění ani opakuje-li se týž pokus třeba po 20 letech.

\* Viz také zprávu „Atomové hodiny“ na str. 84, č. 4/1949.

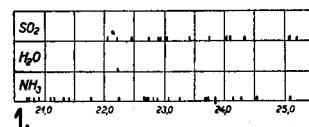


Obraz 1. Srovnání absorpčních spekter kysličníku sířičitého, vody a čpavku ve vlnových pásmech kolem 24 000 Mc/s. — Obraz 2. Oscilografický snímek absorpční čáry čpavku.

## NOVÝ STIMULÁTOR

Zajímavého způsobu negativní zpětné vazby užil W. A. H. Rushton v přístroji, který demonstroval loňského roku ve


Fysiologické společnosti v Londýně, a jejíž stručně popisuje pod názvem *Servo-stimulator* v Journal of Physiology 1949, č. 1. Jako stimulátor označuje se ve fysiologickém přístroji, který dodává elektrické impulsy k dráždění živých tkání, zejména nervů a svalů, ať už se ho používá v theoretickém bádání nebo v praktické diagnostice a léčbě nemoci. Může to být v nejjednodušším případě na př. pouhý akumulátor s klíčem, jindy je to složitý mnohaelekttronkový přístroj, dávající impulsy přesně říditelné amplitudy, přesného žádaného tvaru, a to jednotlivé, opakovane nebo rytmické s říditelnou frekvencí, a splňující speciální požadavky.

Jednou z konstrukčních obtíží takových přístrojů je okolnost, že se živá tkáň chová elektricky jako velmi komplexní a variabilní okruh (ionty, membrány), takže značně a v podrobnostech nepředvedatelně skresluje průběh procházejícího proudu. Skutečný tvar dráždícího impulsu bývá pak zcela jiný než žádano. Právě tuto nesnáz řeší obvod, jehož kusé schéma reprodusujeme. Jde o třistupňový zesilovač, jehož první stupeň je symetrický kathodově vázáný  $V_1$ ,  $V_2$  a třetí stupeň  $V_4$ , zapojený jako zesilovač s uzemněnou anodou (cathode follower) zmenšuje výstupní impedanci, takže napěťový impuls, přivedený na vstup  $V_1$  prakticky bez odberu proudu mění se na výstupu v impuls proudu (rádu 10 mA). Teprvé zavedeným zpětné vazby z části výstupního odporu  $R$  na 2. mřížku diferenciálního vstupu  $V_2$  dosáhne se přesně stejného průběhu výstupního proudu se výstupním napětím, jak dokládají oscilogramy v původním článku, neboť mřížky  $V_1$  i  $V_2$  musí být na stejném potenciálu. Jak autor naznačuje názvem článku, je popsán zápojení analogi zpětné vazby u servomechanismů, kde se dosahuje automatického

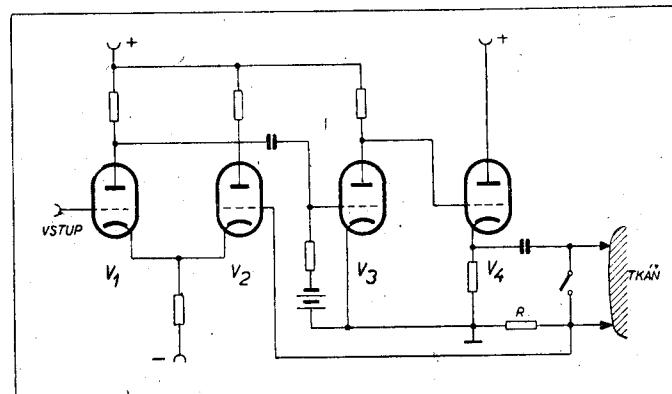

vyrovnání vstupní i výstupní změny (na př. otočení kormidla podle polohy kompasu u automatického pilota) zvláště mechanicko-elektrickým zařízením, z něhož se vede elektrické napětí úměrné poloze kormidla zpět na vstup elektronkového zesilovače, a to právě na 2. mřížku diferenciálního vstupu (kdežto na 1. mřížku se přivádí napětí úměrné poloze kompasu). — Popsané zapojení je tedy zesilovač výkonu, prostý skreslení, a maskytá se možnost využít ho i v jiných oborech elektroniky.

Dr J. Holubář

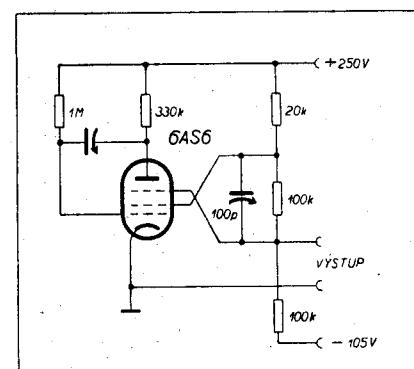

### Fantatron

Ctenáři Elektronika znají z četných článků vývojovou řadu generátorů pravouhlých kmitů, od multivibrátoru přes kathodově vázany multivibrátor k transitoru. V této řadě z původních dvou řidicích RC článků zbyvá nakonec jedna elektronka a jeden takový člen. V 10. čís. Review Scientific Instruments z r. 1946 popisuje Britton Chanse čtvrtý mezičlen této řady s jednou elektronkou a dvěma obvody RC, jehož zapojení ukazuje schéma, a na němž především upoutá jeho vskutku fantastické jméno: Fantatron. Neméně zajímavé jsou však prý jeho vlastnosti: linearity lepší než 0,1 % a stabilita lepší než 0,5 %.

J. H.

### VIDITELNÝ MAGNETICKÝ ZÁZNAM

Pro studium a kontrolu záznamových způsobů a zařízení navrhl R. Herr jednoduchý způsob, jak záznam na př. na pásku, potaženém vrstvou s kysličníky železa, učinit viditelným. Pásek se záznamem se pomoří na několik vteřin do emulze z jemného železného prášku (karbonylové železo) v prchavé tekutině (heptan), která nerozpouští pásek. Po vytažení a oschnutí zbere železo soustředěné k pólu dřobných magnetů, vytvořených záznamem, a uční jej viditelným. Zajímavé snímky obsahují dubnové číslo čas. Audio Engineering.

# TELEVISNÍ PŘIJIMAČ

Přestože tento první čs. návod na televizní přijimač vychází dříve než začalo zdejší pravidelné televizní vysílání, a mnohého zájemce překvapí zjištění, oč je i zjednodušený přístroj složitější a nákladnější než běžný rozhlasový přijimač, prospěje přece čtenářům v nejednom směru. Na příkladě vyzkoušeného přístroje předvede názorně pojmy, které se mají stát běžnými, a ukáže směry, jimiž má být zaměřena pozornost při studiu nových obvodů a zejména techniky širokopásmových zesilovačů.

**Dr Josef BEDNÁŘÍK, Josef DANĚK,  
Ing. Tomáš HORNAK**


Přijimač je vypracován pro ruskou televizní normu, s kterou pracovala čs. televizní zařízení, známá z pokusu v r. 1948. Hlavní znaky normy jsou: že vteřinu se přenáší 25 úplných obrazů, každý obraz je rozdělen na dvě obrazová pole (prokládané rádkování); obraz je rozdělen na 625 řádek. Přenos se děje se zápornou polaritou signálu, t. j. synchronizační impulsy mají největší amplitudu napětí, nejsvětlejším místům v obrazu odpovídá nejmenší napětí signálu. Nosný kmitočet vysílače má být 61,25 Mc/s za vteřinu.

Uspořádání jsme zvolili tak, aby všechny úkoly byly zvládnuty s nejmenším počtem elektronek, a aby měření a sladování zesilovacích obvodů bylo nejjednodušší. Snažili jsme se také omezit citlivá místa (hlavně v synchronizaci), která by při provozu vyžadovala choulostivého nastavení. Zesilovač řetěz pracuje s přímým zesílením. V dohledné době stříži bude možnost současného příjmu více stanic, laditelnosti se proto můžeme zříci. Přímým zesílením ušetříme dvě elektronky proti superhetu, aniž ztrácíme na zesílení. Sladění výstupu je u přímého zesílení jednoduché a dá se provést v nutném případě i bez přístrojů.

Důležitá je otázka, jakou zvolit šířku kmitočtového pásma, přenášeného zesilovacími obvody. Kdybychom chtěli úplně využít možnosti systému se 625 rádkami v obrazu, musel bychom přenést všechny obvody přijimače kmitočtové pásmo 50 c/s až 6,5 Mc/s. Pro amatérské účely budou však stříž dostupné televizní obrazovky s velkým stínítkem, s napětím přes 5 kV a s magnetickým vychylováním. Domácí pracovníci budou odíkázáni hlavně na osciloskopické obrazovky s elektrostatickým vychylováním a s anodovým napětím do 2 kV. V tomto případě je obrazovka omezujícím činitelem pro rozlišovací schopnost celého systému. V malých obrazovkách nedosaheme menšího průměru bodu než 0,15 až 0,2 mm. Aby se rádky při obrazovém rozkladu nepřekládaly, musel by mít televizní obraz výšku nejméně 9–12 cm. Ve skutečnosti můžeme vepsat do kruhu o průměru 10 cm obdélník o poměru stran 4:3 pouze v rozmezích 8×6 cm. Bylo by proto nehostoprávně, přenášet celé kmitočtové pásmo do 6,5 Mc/s. Při návrhu jsme zvolili přenos kmitočtového pásmá do 3 Mc/s, jak je také vidět z diagramu na obrazu 2 a 3. Při tomto pásmu dosahujeme ve směru vodorovném rozlišení asi 400 obrazových bodů, což stačí pro dobrý obrázek. Naši pracovníci budou zatím odíkázáni na obrazovky LB 8 z německých vo-




jenských zásob, které byly dlouho ve výprodeji. Tyto obrazovky velmi dobře kreslí a hodí se proto pro televizní účely; v ohledu nároku na členění (elstat odchylkování) je ovšem méně vhodná. Schéma přijimače je na obrazu 1. Zesilovač obvody začínají symetricky provedeným antenním vstupem, přibližně přizpůsobeným odpory  $R_1$  a  $R_2$  na antenní liniku (dvouparamenná šířka) s vlnovým odporem 70 ohmů. Antennní cívka je induktivně vázána s cívkou  $H_1$  v mrázkovém obvodu první elektronky LV 1. Cívka  $H_1$  tvoří se vstupní kapacitou první elektronky resonanční obvod, nastavený na střed přenášeného pásmá. Obvod je utlumen vstupním odporem elektronky LV 1 a předeným odpory

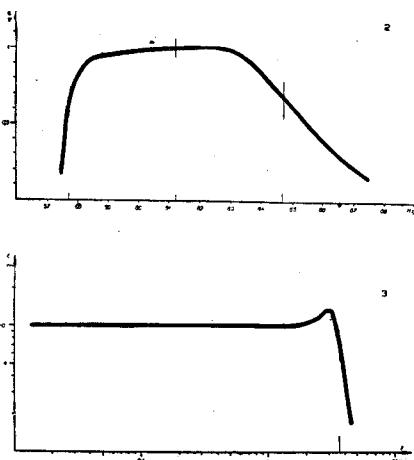

Obraz 2. Charakteristika výstupu obvodů, vypořádaná rozložením v výstupním obvodu v rozsahu 57,7 – 64,6 Mc/s.

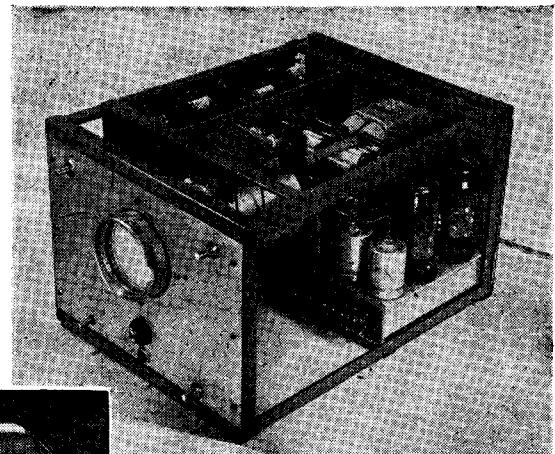Obraz 3. Kmitočtová charakteristika „nf“ části přístroje, s rozsahem 50 c/s až 3,5 Mc/s. Obojí získáno měřením na provedeném přístroji.



Přístroj bez krytu. Vpředu obrazovka LB8 a hlavní řídící orgány s návěstní dountavkou. — Vlevo snímek obrazu stínítka, ne-retušovaný. (Jiný obrázek byl otištěn v předchozím čísle na str. 120.)

$R_1$  a  $R_2$ , takže nemá velký vliv na tvar kmitočtové charakteristiky zesilovače. Dodařuje se železovým jádrem v cívce  $H_1$ .

Výstupní obvod má tři stupně s elektronkami LV 1. Ty se pro kmitočty kolem 60 Mc/s již dobře nehodí, jsou však s elektromikou EF 14 jedinou strmou pentodiou, která byla ve včetně množství ve výprodeji. V důsledku konečné doby doletu elektronů mezi elektrodami elektronky má vstupní odpor u LV 1 při 60 Mc/s hodnotu jen asi 2,2 kΩ. Pro širokopásmové zesilování to však nevadí, neboť resonanční obvody se musí stejně tlumit. Všeobecně hodnotimy výnos elektronek pro zesilování širokých kmitočtových pásem činitelem  $\alpha = S/C$ , kde  $S$  je strmost a  $C$  je součet vstupních a výstupních kapacit elektronky ( $C_{gk} + C_{ak}$ ). Na př. LV 1 a EF 14 mají  $\alpha = 0,55$  a 0,4, EF 12 jen 0,15. Pro zesilování širokých kmitočtových pásem se proto používají výhradně elektronky s velkou strmostí a malými kapacitami.

Vazbu mezi stupni zesilovače tvoří resonanční obvody, nastavené na různé kmitočty v mezích přenášeného pásmá, které jsou také různě tlumeny. Resonanční obvod tvoří vždy cívka ( $H_2$ ,  $H_3$  a  $H_4$ ) a součet kapacit mezi dvěma elektronkami proti zemi. Je to výstupní kapacita předešlého a výstupní kapacita následující elektronky, a kapacita spojů.

Celkem nemá víc než 35 pF. Resonanční kmitočty obvodů a jejich tlumení


$$d = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

se dají vypočítat tak, aby celek měl v mezích přenášeného pásmá přibližně rovnou resonanční křivku (obraz 2).  $R$  je paralelně připojený odpor obvodu. Pro nosný kmitočet  $f_1 = 61,25$  Mc/s, tři resonanční obvody a přenášené pásmo  $f = 6$  Mc/s, platí tyto hodnoty:

$$\begin{aligned} f_1 &= 58,6 \text{ Mc/s}, & d_1 &= 0,049 \\ f_2 &= 61,2 \text{ Mc/s}, & d_2 &= 0,098 \\ f_3 &= 63,8 \text{ Mc/s}, & d_3 &= 0,049 \end{aligned}$$

Tyto hodnoty stačí již k přesnému určení obvodů a tlumicích odporů.

Kapacity proti zemi mezi dvěma elektronkami obvykle nesouhlasí přesně s předpokládanou hodnotou. Při sladování

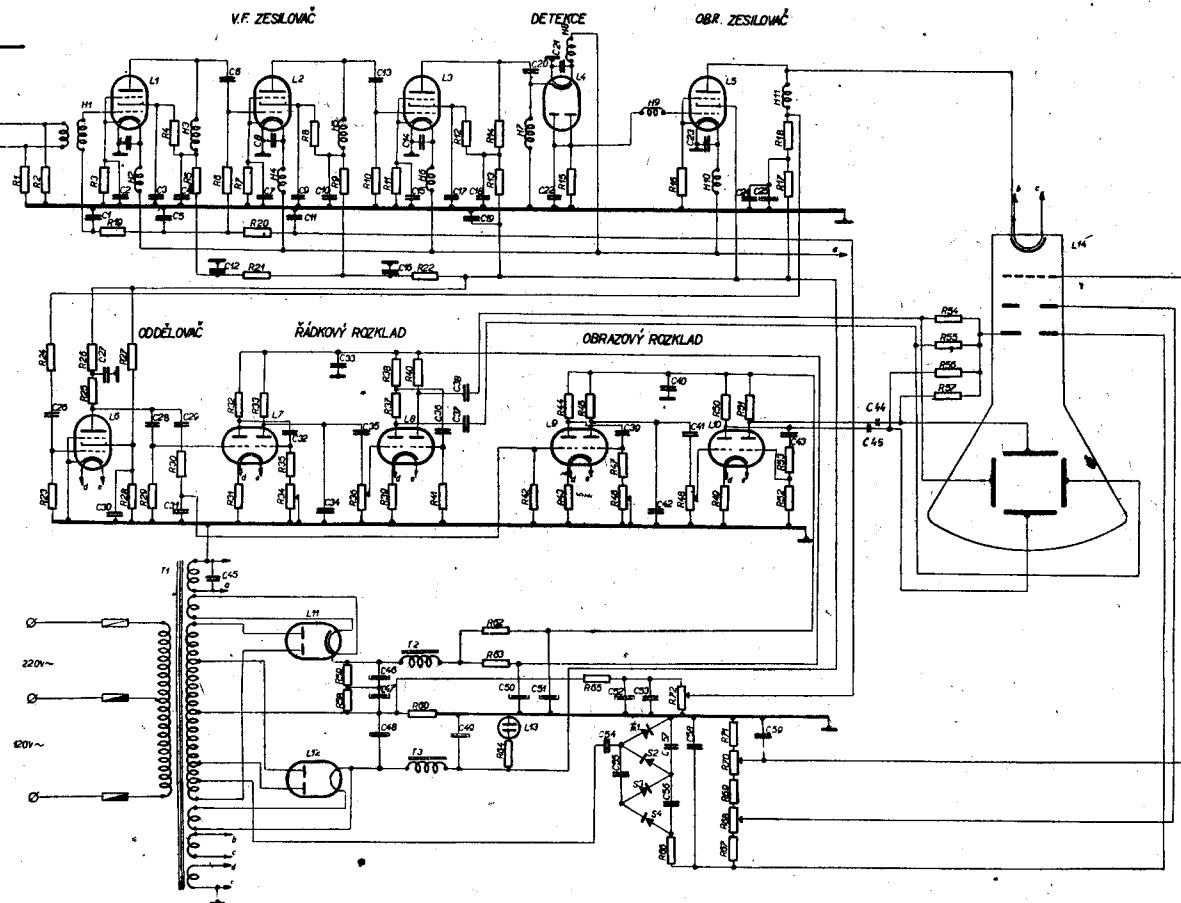

Obraz 1. Zapojení a hodnoty součástek.

Kondensátory C: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 31, 34, 53 - 1000 pF; 6, 13, 20, 32 - 100 pF; 22 - 5 pF; 26, 29, 30, 36, 42, 43 - 0,1 μF; 27 - 0,25 μF; 28 - 50 pF; 39 - 3000 pF; 33, 35, 40 - 25 000 pF; 41 - 0,5 μF; 37, 38 - 5000 pF/2000 V; 44, 45 - 0,1 μF/2000 V; 54, 55, 56, 57 - 0,5 μF/1000 V; 58 - 0,5 μF/2000 V; 59 - 0,5 μF/150 V; 46, 47 - 32 μF/350 V elbyt; 48, 49 - 32 μF/450 V el.; 50, 51 - 16 μF/550 V elbyt; 25 - 8 μF/350 V el.; 52 - 100 μF/25 V el.

Pokud nejsou kondensátory značeny, jsou na 250 V, v obrazovém a řádkovém rozkladu na 500 V.

Odpory R: 1, 2, 16 - 50 Ω; 0,25 W; 3, 7, 11 - 150 Ω, 0,25 W; 4, 8, 12, 21, 22 - 100 Ω, 0,25 W; 5, 9, 13 - 2 kΩ, 0,5 W; 6, 10 - 300 kΩ, 0,25 W; 14 - 5 kΩ, 1 W; 15, 49 - 3 kΩ, 0,5 W; 17 - 2 kΩ, 2 W; 18 - 4 kΩ, 4 W; 19, 20 - 6 kΩ, 0,25 W;

23, 41, 42, 47 - 1 MΩ, 0,25 W; 24, 28 - 5 kΩ, 0,25 W; 25, 65 - 10 kΩ, 0,5 W; 26 - 30 kΩ, 0,5 W; 27, 58, 59 - 300 kΩ, 0,5 W; 29 - 50 kΩ, 0,25 W; 30 - 100 kΩ, 0,25 W; 31, 43 - 1 kΩ, 0,5 W; 32 - 60 kΩ, 1 W; 33 - 250 kΩ, 0,5 W; 35, 50, 51, 64 - 100 kΩ, 0,5 W; 37, 40 - 50 kΩ, 1 W; 38 - 3,5 kΩ, 0,25 W; 39 - 1,8 kΩ, 0,5 W; 44 - 70 kΩ, 1 W; 45, 54, 55 - 2 MΩ, 0,5 W; 52, 66 - 500 kΩ, 0,5 W; 53 - 10 MΩ, 0,5 W; 56, 57 - 5 MΩ, 0,5 W; 60 - 200 Ω, 2 W; 62, 63 - 5 kΩ, 0,5 W; 67 - 3 MΩ; 69 - 200 kΩ, 0,5 W; 71 - 20 kΩ, 0,5 W; 34, 36, 70, 72 - 100 kΩ, pot.; 46, 48 - 1 MΩ, pot.; R 68 - 500 kΩ, pot.

Cívky: H1 - 0,42 μH; H2, H4, H6, H8, H10 - vf. tlumivka; H3 - 0,25 μH; H5 - 0,30 μH; H7 - 0,27 μH; H9, H11 - 90 μH; T2 - 20 H/25 mA; T3 - 10 H/120 mA.

Elektronky: L1, L2, L3, L5 - LV1; L4 - LG7; L6 - EF12; L7, L8, L9, L10 - EDD11; L11 - E212; L12 - AZ12; L13 - signál. neonka; L14 - obrazovka LB8.


se nastaví resonanční kmitočet obvodu želzevovým jádrem v cívce na předepsanou hodnotu a podle tvaru resonanční křivky se vypočítá tlumení, neboť  $d = 1/Q$ . Podle výsledku měření pak přidáme nebo ubereme paralelní odpór, kterým měřený obvod tlumíme až d dosáhne přibližně předepsané hodnoty. Nejsou-li mezi zesilovačem stupni nezádoucí zpětné vazby, výsledná resonanční křivka všech tří obvodů je přibližně plochá v rozmezí přenášených kmitočtů.

Pro kapacitu mezi obvody asi 25 pF vyhází pro obvody 1 a 3 tlumicí odpór přibližně 2,2 kΩ, který souhlasí se vstupním odporem elektronky LV1, takže se tyto obvody nemusí již dotlumovat. Obvod 2 je mezi posledním stupněm vf zesilovače a detektorem. Je tlumen jednak detektorem a odporem  $R_{14}$  v anodovém obvodu

LV1. Celková resonanční křivka vf zesilovače je na obrazce 2.

Zesilení, a tím také kontrast obrázku se řídí ručně potenciometrem  $R_{12}$ , změnou předpětí prvních dvou elektronek. Pro dobrou funkci přijimače je třeba, aby vf signál v anténě měl napětí přibližně 1,5 mV. Tato citlivost stačí i pro dálkový příjem, neboť s ohledem na šum vstupních obvodů počítá se pro dobrý příjem a slušný obrázek nejménší vstupní signál 400 až 500 mikrovoltů. Vf zesilovač je ve své podstatě jednoduchý. Jeho stabilita závisí z největší míry na zemnění, a na rozložení součástí a spojů, vedoucích vf energii. Popisovaný zesilovač se nerozkládá, i když by byly nařaděny všechny obvody na stejný resonanční kmitočet.

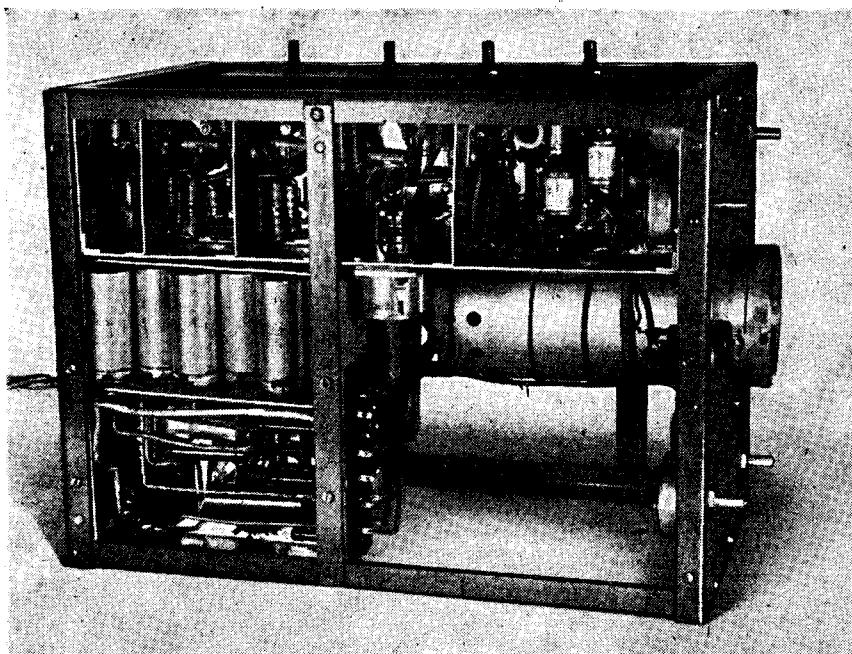Antenou přijatý televizní signál se zesiluje vf zesilovačem až na úroveň 1 až 2




Účinnost detekce závisí hlavně na po- měru zatěžovacího odporu ( $R_{15}$ ) k vnitřnímu odporu diody. V zesilovačích pro široká kmitočtová pásma má zatěžovací odpor malou hodnotu ( $R_{15} = 3 \text{ k}\Omega$ ). Pro účinnou detekci musíme proto zvolit diodu s malým vnitřním odporem. V tomto směru je elektronka LG7 velmi výhodná, neboť má vnitřní odpor přibližně  $1500 \Omega$ .

Polarita signálu je taková, že synchronizační impulsy mají největší záporné napětí a napětí, odpovídající kladným místům v obrazu, má nejménší zápornou hodnotu. V anodovém obvodu elektronky LV1 je polarita signálu převrácená. Synchronizační impulsy jsou kladné a obrazová napětí záporná. Abychom nedostali na stínítku obrazovky negativ přenášeného obrazu, přivadí se obrazová modulace na kathodu obrazovky. Tato je přímo spojena s anodou elektronky LV1. Mřížka obrazovky má stálý potenciál a jas řídí potenciometr  $R_{10}$  (v obvodu zdroje vysokého napětí pro obrazovky), kterým se mění mřížkové předpětí. Spojení mezi anodou diody LG7 až po kathodu LB8 je stejnosměrně uzavřeno, takže se stejnosměrná složka signálu neztrácí.

Obrazový zesilovač má přenášet kmitočtové pásma až do  $3 \text{ Mc/s}$ . Zesílení na straně vysokých kmitočtů ubývá působením vstupní a výstupní kapacity elektronky LV1 a kapacity spojů proti zemi. U LB8 je kapacita kathody proti vláknu jen  $3 \text{ pF}$ . Pro zvednutí zesílení při vysokých kmitočtech je provedena dvojí kompenzace zesílení vysokých kmitočtů. Seriová kompenzace v mřížkovém obvodu elektronky LV1, a paralelní kompenzace v jejím anodovém obvodu. Tlumivka  $H_9$  tvoří se vstupní kapacitu elektromisky LV1 seriový resonanční obvod, který kompenzuje úbytek napětí na kapacitách paralelních k odporu  $R_{15}$ . Podobně se vyrovnává úbytek zesílení vysokých kmitočtů v anodovém obvodu LV1 tlumivkou H11. Zde je však rezonance paralelní. Indukčnost tlumivek je volena tak, aby s vyrovnávanými kapacitami tvořily resonanční obvody s rezonančním kmitoč-

tem  $f_r = \sqrt{2 \cdot f_o}$ , kde  $f_o$  je maximální kmitočet, který má být přenášen bez poklesu zesílení.

Další důležitou částí přijimače je oddělovač, v kterém se z úplného televizního signálu oddělují synchronizační impulsy, které po úpravě synchronisují zdroje pro řádkový a obrazový rozklad. Oddělovačem je elektronka EF 12; je buzena přímo z anodového obvodu koncového zesilovače přes odpór  $R_{24}$ . V tomto místě je napětí signálu 20 až 35 V. Podle normy mají mít synchron. impulsy 25 % z celého napětí signálu. Pro oddělování je tedy k disposici 5 — 8,75 V. Synchronizační

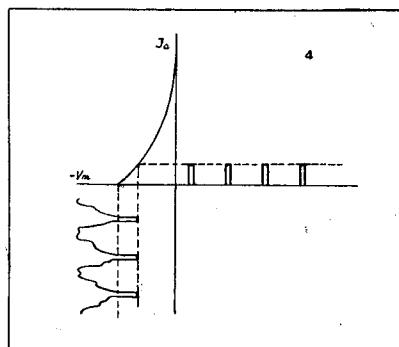

Pohled se strany výstupního zdroje (elektronky LV1, jejichž objímky byly dodatečně zbaveny vodicích klecí), a časové základny řádkové a obrazové (čtverec EDD 11, montovaných obráceně). Diagram vysvětluje získání synchronizačních impulsů pochodem, obdobným mřížkové detekci.


Pohled zezpodu na výstupní zdroj (elektronky LV1). Uprostřed příhrádek cívky ladících obvodů, doladěné železovými jádry.

signály jsou na vstupu oddělovače kladené a mřížkovou detekcí se oddělují od signálů, nesoucích obsah obrazu, jak je nakresleno na obrázku 4. Zesílené napěti synchronizačních impulsů se v anodovém obvodu EF 12 rozdělí na dvě části. Ve větví, složené z kondenzátoru  $C_{24}$  a odporu  $R_{20}$ , se synchronizační impulsy elektricky derivují\* a oddělené řádkové impulsy se přivádějí na vstup zdroje pro řádkový rozklad. Pro obrazovou synchronizaci se synchronizační impulsy integrují\* na kondenzátoru  $C_{21}$  a vedou k synchronizační elektrodě zdroje pro obrazový rozklad. Synchronizační signály v anodovém obvodu elektronky EF 12 mají zápornou polaritu. Musí se proto ve zdrojích pro časové rozklady obrazu použít oscilátoru, které se snadno synchronizují zápornými impulsy. Pro nás případ se hodí nejlépe kathodové vázaný multivibrátor.

Televizní obrázek vzniká na obrazovce LB 8, která má elektrostatické vychylování. Tato obrazovka klade na vychylování zdroje velké požadavky. Při anodovém napětí 1900 V je zapotřebí pro obrázek o přibližných rozměrech  $6 \times 4,5 \text{ cm}$  ve směru horizontálního přibližně 450 V vychylovacího napětí, ve směru svislého přibližně 440 V. Obrazovka je proti použití v osciloskopu otočena o  $90^\circ$ . Časový rozklad obrazu ve směru svislého provádí zdroj pro obrazový rozklad s kmitočtem 50 c/s, ve směru horizontálním je elektronový paprsek vychylován s kmitočtem řádkovým, t. j. 15 625 c/s. Oba zdroje časového rozkladu jsou osazeny dvěma elektronkami. Prvním stupněm je kathodově vázaný multivibrátor s elektronkou EDD 11, synchronizovaný z oddělovače. Ten budi koncový dvojicílný zesilovač, osazený také EDD 11. Elektronka EDD 11 není nejvýhodnější pro dosažení velkého napěťového rozkmitu, neboť nelze využít velké části charakteristiky, kde se pracuje s mřížkovým proudem.

Popišeme zkrátka činnost kathodově vázaného multivibrátoru ve zdroji pro řádkový rozklad. Multivibrátor se skládá ze dvou triodových systémů se společným kathodovým odporem  $R_{21}$ . Na mřížku první triody se přivádí synchronizační napětí, mřížka druhé triody je spojena kondenzátorem  $C_{22}$  s anodou první triody. Konden-

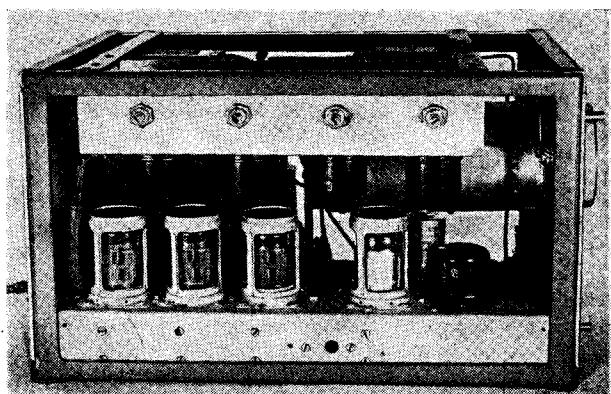\* O elektrické derivaci a integraci čti. RA, č. 12/1947, str. 328.



sátor  $C_{24}$ , na kterém se vytvářejí pilové kmity, je spojen s anodou druhé triody. Dejme tomu, že první trioda vede proud, druhá je nevodivá a kondenzátor  $C_{24}$  se nabíjí přes odporník  $R_{23}$  z anodového zdroje. Přivedeme-li záporný synchronizační impuls na mřížku první triody, zmenší se její anodový proud a v důsledku toho zvětší se napětí na anodě. Kladný náraz-napětí se přenese z anody kondenzátorem  $C_{22}$  na mřížku druhé triody, která v důsledku toho začne vést proud a kondenzátor  $C_{24}$  se přes ni vybije. Vybijecí proud zvětší předpětí první triody, vzniklé na odporu  $R_{21}$  natolik, že první trioda se zablokuje a druhá trioda vede plný proud. Když se  $C_{24}$  vybije přes druhou triodu, její proud se zmenší. Tím se také zmenší mřížkové předpětí první triody na kathodovém odporu  $R_{21}$  a ta začne vést proud jako na počátku. Při přechodu ze stavu nevodivého do stavu vodivého u první triody klesne její anodové napětí z napětí zdroje na malou hodnotu. Tento záporný náraz napětí projde kondenzátorem  $C_{22}$  na mřížku druhé triody, kterou zablokuje na dobu úměrnou časové konstantě  $C_{22}$  ( $R_{22} + R_{24}$ ). Další cyklus začne, když přijde nový synchronizační impuls, nebo když po vybití kondenzátoru  $C_{22}$  druhá trioda začne vést proud. Kmitočet multivibrátoru se řídí potenciometrem  $R_{24}$ . Napětí pilového tvaru, které se vytváří na kondenzátoru  $C_{24}$ , má lineární průběh, neboť se z celé nabijecí křivky využívá jen malá část.

Pilové kmity, vytvořené na kondenzátoru  $C_{24}$  jdou izolačním kondenzátorem  $C_{25}$  na potenciometr  $R_{26}$ , kterým se řídí budící napětí pro koncový zesilovač a tím také rozmněry obrazu. Pokud pracují zdroje pilových kmitů bez synchronizace, změna kmitočtu ovlivňuje v. malé mřížce také amplitudu výstupního napětí. Při nastaveném kmitočtu však změna v amplitudě kmitočtu neovlivňuje. Z běžece potenciometru  $R_{26}$  a  $R_{18}$  se vedou pilová napětí u obou generátorů na mřížku první elektronky dvojčinného koncového zesilovače. Buzení pro druhý, symetrický stupně se získává v obou zdrojů různým způsobem. U obrazového rozkladu je mřížka symetrického stupně buzena z anody prvního stupně děličem z  $R_{16}$  a  $R_4$  o poměru asi 20 : 1. Vysoké hodnoty odporu děliče vyčázejí z požadavku malého fázového skreslení při rozumné hodnotě vazebního  $C_{26}$ . V rádku zesilovače se budí konc. symetrický stupeň z malého odporu  $R_{16}$ , aby průběh zesilovaného napětí nebyl skreslen vstupní kapacitou EDD11. Multivibrátor se dobře synchronizuje. Pro dobrou synchronizaci stačí již záporné impulsy napětí 2 až 3 V, přivedené na mřížku první triody.

Síťová část přijimače se skládá ze tří samostatných zdrojů, které mají společný síťový transformátor. Zdroj pro napájení časových rozkladů dodává 25 mA při 550 voltech a je osazen elektronkou EZ12. Obrazový i rádkový rozklad mají společné vstupní elektrolytické kondenzátory  $C_{16}$  a  $C_{17}$  a tlumivky ve filtraci, konečná filtrace kondenzátory  $C_{18}$  a  $C_{19}$  je oddělena odpory  $R_{17}$  a  $R_{18}$ . Tím se omezí vzájemné ovlivňování obou časových rozkladů prostřednictvím zdroje, a zmenší se možnost páro-

vání rádků při prokládané synchronizaci. Zesilovače jsou napájeny druhým usměrňovačem, osazeným elektronkou AZ12. Spotřeba zesilovače je přibližně 80 mA při 250 V. Záporné napětí pro řízení zesilení v řezu vzniká na odporu  $R_{20}$  mezi zemí a středním vývodem transformátoru. Vysoké napětí pro obrazovku dostáváme usměrňením a ze zářivkou sestaveným střídavého napětí, odebraného mezi středním vývodem transformátoru a odběrkou na 380 voltů. Usměrňené napětí, přibližně 2 kV, se ještě jednou vyhlašuje filtrem z odporu  $R_{21}$  a kondenzátorem  $C_{25}$ . Napětí pro první anodu a mřížku obrazovky se odběruje z děliče. Uzemnění je záporný pól zdroje. Nevhodou tohoto uspořádání je, že napětí pro vychylovací destičky obrazovky se musí izolovat od časových rozkladů kondenzátory na vysoké napětí. Při uzemnění kladného půlu zdroje nedá se převést hospodárně obrazový signál na mřížku obrazovky, aniž se poruší přenos stejnosměrné složky televizního signálu.

Konstruktivní uspořádání přijimače je vidět na snímcích. Kostra časových rozkladů je umístěna vlevo nahoře od obrazovky tak, aby byl přístup ke všem hřidelem potenciometrů, řídících kmitočet a velikost obrazu, i když je přijimač v krytu. Vpravo od obrazovky bylo původně pocháděno prázdné místo pro přijimač zvukového doprovodu. V takovém stavu je přijimač fotografován. Při zkouškách se ukázalo, že při napětí 1,2 kV na obrazovce byl obrázek málo jasný. Zvětšili jsme proto napětí přibližně na 1,9 kV a musili jsme nahradit kondenzátory v násobiči napětí. Podářilo se opatřit jen kondenzátory  $0,5 \mu F / 2 \text{ kV}$ , které jsme umístili v prostoru, určeném pro zvuk. doprovod. Aby se daly snadno vyměňovat elektronky zesilovače a časových rozkladů, jsou vyštipány vodiči kroužky v paticích pro elektronky LVI. Na snímku jsou patice ještě v původním stavu. Rozměry přijimače jsou  $210 \times 255 \times 345$  mm.


Laskavosti Československého rozhlasu bylo umožněno vyzkoušet přijimač na televizním zařízení, kterým byly loni provedeny sletové televizní přenosy. Výsledky zkoušek uspokojily. Obrázek, i když malý, dává dobré rozlišení detailů, a zvláště dobře se pozoruje zvětšovacím sklem. Synchronizace, která bývá slabou stránkou jednoduchých přijimačů, drží ve velkém rozsahu kmitočtu i při slabých signálech, kdy je již obrázek špatně rozzenatelný.

Je třeba počítat s tím, že nebude mít ještě v první pětiletce pravidelné vysílání televizních pořadů. Přesto si zaslouží tento nový obor radiotechniky už nyní pozornost domácích pracovníků. Přináší s sebou zajímavý obor širokopásmové zesilovací techniky a zvýšené nároky na časové rozklady, používané v osciloskopech. Než se pravidelně televizní pořady stanou u nás skutkem, máme čas k zvládnutí látky, získání zkušeností a vypracování mřížicích zařízení. Pokusné vysílání, kterým si bude ČS. rozhlas čas od času ověřovat výsledky svých prací, umožní i amatérským pracovníkům kontrolu jejich výsledků. Domníváme se, že by nebylo na místě snažit se o zhotovení vlastního televizního přijimače hned za každou

cenu. Spíše uvážená příprava povede k dobrým výsledkům. V jednoduché konstrukci přijimače chtěli jsme dát amatérským pracím v tomto oboru určité zaměření, které jistě povede k dalšímu vývoji.

V zesilovacím řetězu přijimače nebude možno zmenšit počet elektronek, pokud se nesleví ze vstupní citlivosti. V řezu zesilovače jsou vypracovány pro úpravu vysílače, v které byly konány pokusy v roce 1948, t. j. pro příjem obou postranních pásem. Bude-li v budoucnu jedno postranní pásmo potlačeno, bude možné přenosové pásmo přijimače zúžit, čímž se získá na zemění. V časových rozkladech je pole působnosti široké. Je možno vytvořit několik výhodných kombinací budiciho stupně s koncovým zesilovačem, podle toho, které elektronky jsou k dispozici. Obrazovka LB8 klade velké požadavky na časové obvody neboť potřebuje velká vychylovací napětí a není proto s tohoto hlediska nejhodinější.

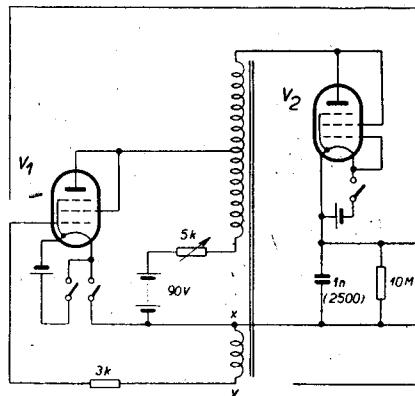Televizní technika našla již u nás své přítele. Plzeňští pracovníci o svých pokusech již referovali. V radioamatérském odboru Sokola Svit v Gottwaldově vytvořil se televizní kroužek s programovou prací do budoucnu. Z jejich popudu vzešla také tato práce. Pracovníci ze Sokola Svit se jistě po čase se svými pokroky přihlásí.




#### 2500 V z anodové baterie

V 8. čís. časopisu Rev. Sci. Instr. z r. 1946 popisuje L. E. Williams jednoduchý měřík získání vysokého napětí z anodové baterie. Jak ukazuje schema, podstatou zapojení je rázuječí oscilátor, jehož anodovou indukčností tvorí půlka vysokovoltového vinutí síťového transformátoru a mřížkovou 110voltové vinutí téhož transformátoru. Oscilace, jejichž frekvence je mezi 180 až 360 c/s ( $R_1 = 0$  až 5 k), vzbuzují vždy při strmém poklesu amplitudy náraz vysokého napětí v anodovém vinutí, z jehož konce se tyto nárazy odebírají, usměrňují elektronku  $V_2$  a uhlazují kondenzátorem. Výstupní napětí činí až 1,6 kV při odběru 20 μA, přes 1 kV při 100 mikroA, a řídí se odporem  $R = 5$  kΩ. Elektronky jsou obě stejné, autor udává jako vhodné typy 1C5G, 1G4G, 30 nebo 56, tedy malé bateriové triody resp. pentody. Konečně ještě udává, že transformátor je obyčejný radiový, s pokud možno dobrou isolací. Odběr z anodové baterie 6 až 15 mA. Nemusí-li být vlnákno  $V_1$  uzemněno, je lépe uzemnit bod  $y$ . Eventuální zájemce upozorňujeme důklivě, že ss napětí 1 kV je zaručeně smrtici. J. H.

# KOMUNIKAČNÍ PŘIJIMAČ

s jedinou elektronkou

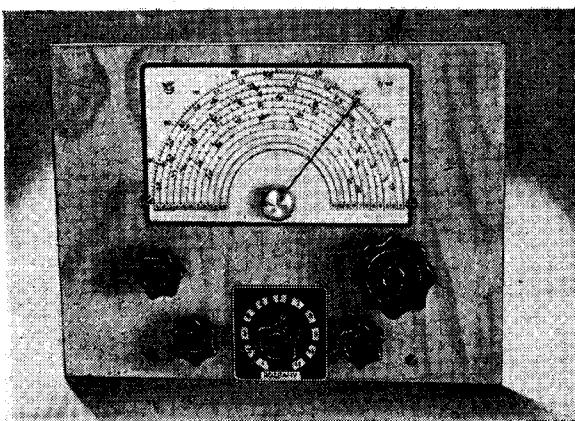

Výkonny audion neobvyklé koncepcie s libovolným počtem jednoduše přepinatelných rozsahů elektricky rozestřených budou souvislých, nebo omezených na rozhlasová nebo amatérská pásmo. Snadné řízení vazby s antenou bez vlivu na ladění, a zpětné vazby bez vlivu na zisk, ladění a přednes. Jednoduchá konstrukce z běžných součástí. Spolehlivá činnost od 32 Mc/s.

Přistroje k „profesionálnímu“ příjemu radiových signálů ponejvíce na krátkých vlnách, čili takzvaném komunikačním přijimačem bývají zpravidla složité superhety s množstvím elektronek a neobvyklými obvodami. Jejich účelem je — a v tom je snad obsažena definice komunikačního přijimače — umožnit rychlé a bezpečné vyhledání žádaného signálu, i když je pro běžný rozhlasový přístroj slabý a rušený, a to na všech pásmech, používaných pro dálkové vysílání, t.j. od 10 m výše. — Tyto požadavky může však splnit i prostý audion, ovšemže s jistým omezením a úpravami. Omezení je v citlivosti a v selektivnosti: jediný stupeň, jehož ladící obvod je přímo vyzáán s antenou, nemůže se vyrovnat superhetu, jehož početné výstupy dodávají zisk a selektivnost. O úpravách, jež prostému audionu dodají nezbytné vlastnosti, bude řeč dále. Zatím jen uvedeme, že popisovaný přístroj má vlastnosti aspoň tak dobré, jako jiný speciální kv audion. Nepotřebuje však výmenné cívky, dovoluje rychlé měnění rozsahů nebo pásem elektricky rozestřených, neboť k tomu stačí jediný kruhový přepínač. Velič selektivnosti změnou vazby s antenou, a řízení zpětné vazby má jen zanedbatelný vliv na ladění, zpětná vazba nadto neovlivňuje nepřijemně zisk některé části přístroje. Není tu „zrcadel“, „harmonik“ a jiných obávaných škůdců komunikačních superhet, a to vše asi za takovou částku, jakou si vyžádá kterokoli jiný přijimač s jedinou elektronkou.

Výchozím požadavkem bylo, aby přístroj obsahoval všechna krátkovlnná pásmá rozhlasová i amatérská od 10 m, měly tedy mít rozsah 10 až 160 m. Pro snadné ladění, a také pro bezpečnou funkci zpětné vazby, je zapotřebí rozsahy zvětšit: u běžných rozhlasových přístrojů míváme rozsahy 1:3 (na př. 16 až 50 m), kdežto komunikační přístroje mají 1:2, a ještě s elektricky nebo mechanicky rozestřenou částí (paralelně malý ladící kondensátor, šroubový převod a pod.). Aby to nebylo zapotřebí, rozhodli jsme se pro rozsahy asi 1:1,5 s potřebným přesahem, tedy na pf: 10–15; 14–21; 20–30; 28–42; 40–60; 56–84; 80–120; 112–160 metrů.

Tím však docházíme k osmi rozsahům. Snadno bychom je získali použitím výmenných cívek, neboť při obvyklé úpravě s trojím vinutím nebo aspoň s odbočkami vyšší by cívková souprava s přepínačem neúnosně složitě. Hledali jsme proto audiový obvod s jedinou cívkou, k jehož přepínání by postačil jediný kruhový pře-


pínač (vazba s antenou měla být kapacitní, takže by antenové vinutí odpadlo).

K tomu se hodí ultraaudion s ladícím obvodem mezi mřížkou a anodou elektronky, a s napájením přes tlumivku. Tak je na př. zapojen motýlový obvod v Elektroniku č. 9/1948, str. 220, anebo superreakční přijimač v RA č. 2/48, str. 46. Ladící obvod však není uzemněn a co je horší, oba jeho konce jsou „živé“, takže se nehodí pro jednoduché přepínání. — Obvod vyhovujících vlastností představuje také Clappův oscilátor (E, 6/1948, str. 161 a j.), který se však nehodí pro širší rozsahy a krátké vlny, a jeho cívka má rovněž oba konce „živé“. Jiný obvod je negadyň a jemu podobný transistron, který však podle starších zkušeností i pokusů provedených nyní, rovněž nepracuje při kmitočtech nad 20 Mc. Tak jsme dospoli k zapojení na obrázku 1, v němž je možné odkrýt upravený Colpittsov oscilátor podle obrázku 2.

**Úprava** spočívá v tom, že původní kapacitní dělič, tvořený dvojitým ladícím kondenzátorem, spojeným v sérii, na jehož

střední spoj je zavedena kathoda, je nahrazen dvěma pevnými kapacitami  $C_{GK}$  a  $C_{KZ}$ , a ladící kondensátor  $C_L$  je zvlášť. Protože prve zmiňné kapacity přistupují svou seriovou hodnotou ke kapacitě ladící a omezují rozsah, musí mít hodnotu malou, rádu 10 pF, nevhodně-li přilší omezit rozsah. Nezdalo se pak jistým, zda obvod bude spolehlivě pracovat, bude-li  $C_L$  na př. 10krát větší než dělič. Obavy se ukázaly zbytečnými, obvod nasazoval zpětnou vazbu známenou i při  $C_L = 200$  pF, a s hodnotou 100 pF pracoval i při 60 Mc/s. Na rozdíl od ultraaudionu není tlumivka  $L_k$  kritická; resonanční kmitočet spolu s  $C_{KZ}$  má být menší než kmitočet, který chceme mít, takže jsme tu s úspěchem vyzkoušeli nahodile vybrané cívky, s indukčností rádu 100 až 1000  $\mu H$ , aniž se projevila újma na kteřímkoli rozsahu.


Při kmitočtech pod 15 Mc zastanou funkci  $C_{GK}$  kapacita mřížky proti kathodě,  $C_{KZ}$  kapacita kathody proti žhavicimu vláknu v nepřímo žhavené elektronce. Pro větší kmitočty je zapotřebí vazby těsnější,  $C_{GK}$  zvětšeno asi o 5 pF. Vynořil se však problém řízení zpětné vazby. Bylo to možné změnou  $C_{KZ}$  připojením paralelního kondenzátoru, třeba pertinaxového. Potíž je však v tom, že je-li  $C_{GK}$  dostatečný pro nasazení vazby v okolí 30 Mc, musí být  $C_{KZ}$  měnitelné až asi do 1000 pF, aby vazba vysadila na rozsazích pod 10 Mc. Ještě horší je to, že tak rozsáhlá změna  $C_{KZ}$  má nepřípustně velký vliv na ladění, zjev známý i z běžného způsobu řízení zpětné vazby kondenzátorem, přes nějž je napájena zpětnovazební cívka obyčejného audionu. Tento vliv ztěžuje ladění zejména při malých hodnotách  $C_L$ , otevřeném ladícím kondenzátoru, a při větších

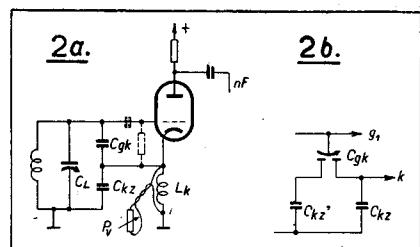

Obraz 2a. Podstata upraveného Colpittsova oscilátoru.

2b. Nepoužitý způsob řízení zpětné vazby vyváženým děličem se stálou výslednou kapacitou.

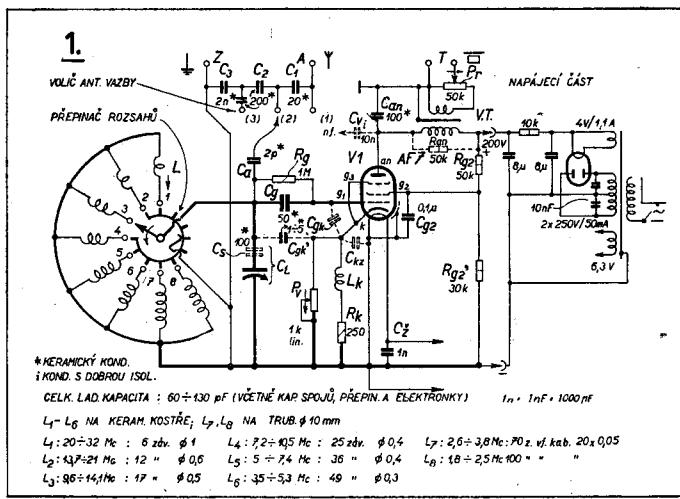Obraz 1. Zapojení s hodnotami. Šípky u potenciometrů značí točení doprava.




kmitočtech. Totíž platí pro řízení zpětné vazby změnou  $C_{gk}$ , totíž pomocné kapacity, připojené vně, a ještě bychom nemohli uvolnit zpětnou vazbu pod hodnotu tvořenou vnitřní kapacitou elektronky. Ne snáz bylo by možno překonat použitím obvodu podle obrázku 2b, kdy se sice mění kapacitní potenciometr v obvodu zpětné vazby, paralelní kapacita v ladícím obvodu však zůstává stálá. Tato úprava však vyžaduje přesný diferenciální kondensátor s malou kapacitou, zařazený v citlivém místě obvodu, jehož spoje nesmí být dlouhé, a to všechno jsou přílišné potíže.

Vhodný je takový způsob řízení zpětné vazby, při němž vliv na ladící obvod *odpadá*. To je prakticky spiněno řízením zisku elektronky, u pentod běžně změnou napětí na stínici mřížce. Tento znamenitý způsob má zde přece jednu nečistnost, protože při mnoha rozsazích, stálém kapacitním dělení a proto potřebné rozsáhlé změny zisku dostaneme se brzy do oblasti, kde použitá elektronka má už zisk příliš malý, který nestačí pro nf signál, získaný mřížkovou detekcí. Tam, kde se tohoto způsobu běžně používá, totíž na př. v obvodech s elektronickou zpětnou vazbou do odbočky na ladící cívce, musíme tak jako tak přepínat i tuto odbočku, a můžeme jí tedy na cívkách jednotlivých rozsahů vhodně umístit tak, aby řízení zpětné vazby ziskem spadalo do oblasti, kdy je zisk ještě podstatný. Zde bychom museli k dosažení téhož výsledku měnit buď C<sub>gk</sub> nebo C<sub>tz</sub>, s uvedeným nepřijemným vlivem na ladění, a počet hodnot řízené kapacity by musil být nejméně pět, abychom vyhověli požadavkám širokého celkového rozsahu přístroje. Můžeme to tvrdit, neboť jsme tento způsob dosti podrobně zkoušeli.

Nalezl se však vhodnější způsob řízení zpětné vazby, a to reostatem Pv, který svým nastavitelným odporem v mezích 0 až 1000 ohmů přemosťoval Ckz. Není to ovšem novinka; čtenáři t. l. ji znají ne-li dříve, tedy od roku 1945, kdy bylo podobného zapojení použito v prostém komunikačním superhetu. Ukázalo se, že s malou obezřetností dobře vyhoví i zde: postačí zavést vývody reostatu (lim potenciometr) přívodem s nepatrnou indukčností přímo mezi kathodu a zemí. Malou indukčnost získáme zkroucením přívodu, které pak mohou být i několik dm dlouhé, kapacita do 50 pF nevadí.

Kapacita ladícího obvodu je tedy složena z měnlivé  $C_L$ , k níž je přidána  $C_{gk}$  v serii s  $C_{kz}$ . Tyto spolu s malou kapacitou antenové vazby a s kapacitami spojujícími přepínače tvoří neproměnnou část ladící kapacity, a jsou přibližně stálé pro všechny rozsahy. Chceme-li rozsah měnit, stačí pak přepínat jen cívku. Pomineme-li výmenné cívky jako způsob, kterémuž jsme se chtěli vyhnout (ač i ten, by byl podstatně prostří, právě proto, že cívky by měly jenom dva količky), zbudou dva způsoby přepínání.

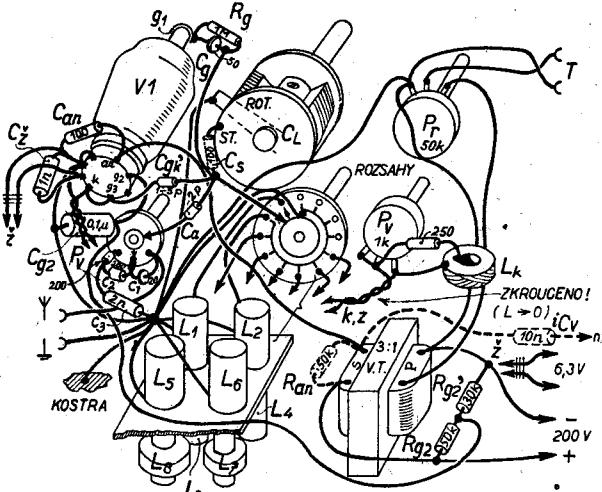Obraz 5. Plánek rozložení součástí a spojů. Na rozdíl od následujících snímků může být zeměměchanické provedení velmi zjednodušeno, aniž se ztrácejí výhodné vlastnosti přístroje.



První byl použit v našem přístroji, a je vyobrazen v jeho schématu na obrázku 1. Všechny čívky mají společný zemní bod a připínají se jednotlivě kruhovým jednopólovým přepínačem. Tento způsob se hodí pro přepínání na úzká, elektricky roztažená pásmá, v kterémž případě by  $C_L$  měla jen malou měnlivou hodnotu, a ladící kapacita by byla doplněna pevným kondenzátorem nebo trimrem, přidánym parallelně ke každé čívce (obraz 3a).



Pro přesahující rozsahy by byl vhodnější způsob na obrazu 3b, jednotlivé dílčí cívky jsou spojeny za sebou, přepínáč, tentokrát uzemněný, by jich část spínač nakrátko, a po případě ještě vhodným dočkem samostatně zkratoval cívku nejbližše nějšemu rozsahu. Civek<sup>®</sup> takto spojených může být také dosti značný počet, protože je tu jen jediné vinutí. V obvodech, kde jsou v řadě řazena dvě vázaná vinuti, je ovšem počet omezen, protože kapacita mezi vinutími bývá značná a přidává se k ladici (na př. oscilátor u superhetu; největší účelný počet seriově řazených civek rozsahu je tu tři).

Počet závitů je v každém případě nejlépe vyzkoušet, a je to snadné, protože improvisujeme jen jedno vinutí. K přesnému nastavení pásem nebo rozsahů můžeme použít u obou způsobů dodlážení železovým jádrem. Je však závažné, aby se ať jádrem, nebo deformací kostry cívky nebo závitů neměnila indukčnost, protože by pak bylo cejchování málo trvanlivé, a poměrně přesná stupnice kmitočtu je cennou předností tohoto přijimače.

*Vazba s antenou.* Protože nemáme nazbyt selektivnosti, je zapotřebí upravit měnitelnou vazbu s antenou, abychom se mohli přizpůsobit různým antenám, příjemovým podmírkám a sile přijímaných signálů. Obvykle používané plynulé způsoby měnění vazby mají opět nevýhodu


ve značném vlivu na ladění, ať jde o vazbu řízenou kapacitou, nebo (zde sotva použitelnou) odklopnnou cívku antenny. Zatížili jsme proto antenu poměrně tvrdým dělícím z kapacit 20, 200 a 2000 pF v serii, a na obdíloky dělící připínáme ladící obvod přes kapacitu 2 pF (obraz 4). Předpokládáme-li, že antena má kapacitu proti zemi  $K_a = 200 \text{ pF}$ , můžeme vypočítat, že kapacita od antenového obvodu, kterou bychom naměřili na svorkách ladícího obvodu, kolisá v udaném zapojení o hodnoty řádu 0,1 pF, t. j. asi 0,2 % z nejmenší ladící kapacity. To zavíruje zněnu kmitočtu o 0,1 % a tedy na největším kmitočtu asi 30 kc. Žádá tedy přepnutí na jiný stupeň antenové vazby malé dodladění, citelné jen v uvedeném nejnepříznivějším případě, a prakticky nikdy naladěnou vysílačku neztratíme. Při jiných způsobech vazby stěhuje se ladění o stovky kc. — I když snad komplikované impedanční poměry antennního obvodu při vysokých kmitočtech odliši istupně antenové vazby od hodnot zhruba  $1 : 0,1 : 0,01$ , které bychom vypočítali z kapacity dělící, přece se při poslechových zkouškách toto řízení dobré osvědčilo. S venkovní antenou se na některých pásmech dostával na mřížku elektronky z některých vysílačů signál tak mocný, že byl slabě slyšet daleko za mezery pásma, a vyladění slabších, kmitočtově blízkých signálů, bylo obtížné. V postavení 2, byly již poměry srovnádány.

*Odstranění vlivu nepoužitých cívek.* Použijeme-li pro ladící obvod paralelního postavení cívek i pro rozsahy související, je vhodné spinat na krátko nepoužité cívky pro rozsahy kmitočtové nižší. Je tomu tak, protože některé odpojené cívky jsou svou vlastní kapacitou naladěny někam doprostřed právě použitého vyššího rozsahu, s jehož ladícím obvodem jsou vázány jednak induktivně (blízkost cívek), jednak kapacitně (spojení a zejména blízkost dotyků přepínací). Tuto vazbu není možné při používání společné země dostatečně omezit žádným jednoduše proveditelným stíněním. Spojení na krátko je jediným prostředkem proti tomu, aby kdesi uprostřed rozsahu nevznikla „díra“ v nasazování zpětné vazby, kterou sice většinou překonáme řízením potenciometru  $P_V$ , padne-li však tento

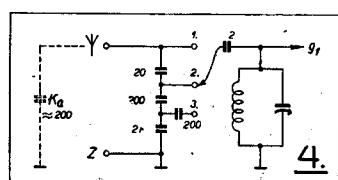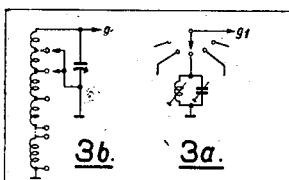

Obraz 3ab. Dvojí způsob přepínání rozsahů, paralelní a seriové.

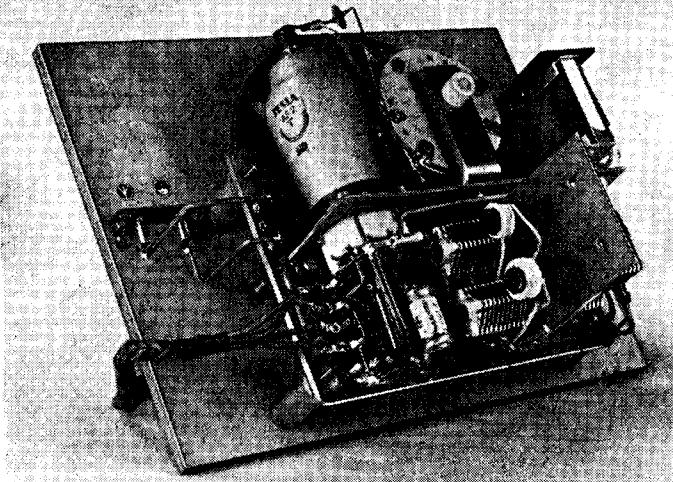Obraz 4. Podstata vazby s antenou, s malým vlivem na ladění.



Vnitřek přístroje se strany elektronky. Pod její objímkou přívod napájecích napětí. Správné uložení použitého ladícího kondensátora porovnej s výkresem kostry dole.

Pohled na cívkovou soupravu s upraveným kruhovým přepinačem, který spojuje nakrátko všecky nepoužitá vinutí

jeho primár, tedy sestupný převod, je připojen regulátor hlasitosti a zdírky pro sluchátko. Regulátor hlasitosti  $Pr$  může odpadnout, jeho úkol zastane měnitelná vazba s antenou a řízení zpětné vazby. Anoda je blokována na zemi kondensátorem 100 pikoafardů. Kdybychom chtěli místo sluchátko použít tohoto přístroje k napájení gramofonových zdírek běžného přijímače pro získání hlasitého poslechu, přemostíme vinutí transformátoru odporem 20 až 50 k $\Omega$  a nf signál vyvedeme přes kondensátor asi 10 nF (čárkován ve schématu 1). Kromě toho můžeme z běžného přijímače odbrat pro přístrojek napájecí energii, nemáme-li v úmyslu používat ho samostatně.

**Stavba.** Cívky soupravy jsou nejvhodnější na keramických kostříčkách, patrných ze snímku, jichž je snad ve výprodeji dostatek. Má-li příslušná cívka více závitů než je na kostříčce drážek pro ně, dáme do drážek víc než jeden závit drátku přiměřeně slabšího. Stejně vyhoví jiná, stálá, dostatečně stabilní úprava, snad i pertinaxová trubka. Montáž na destičku, připojenou k jednoduchému přepinači, je snadná; hleďme jen, aby cívky nejvyšších rozsahů měly spoje pokud lze krátké. Indukčnost spojů se totiž přidružuje k menším kmitočtům, ale také zhoršuje jakost obvodu. Proto má rozsah 30 až 20 Mc nápadně méně závitů než ostatní. Hodnoty cívek jsou pod obrázkem 1. — Přepinač hleďme získat takový, jehož běžec je isolován, protože jej spojujeme s mřížkou elektronky, a nesmí mít značnou kapacitu proti zemi. Nejde-li to jinak, nahraďme přímé spojení s uzemněným hřidelem, jak je to u levných přepinačů, upevněním běžce na pertinaxovém kotoučku a vyvedení krátkým ohebným kablíkem. Kdybychom isolovali hřidelek od kostry, měla by taková úprava jednak velikou přidanou kapacitu a zúžila by ladici rozsah, a přiblížení ruky by způsobilo rozladění.


odládovací vliv do některého pásmo, je příjem citelně oslaben. Kdyby byly rozsahy širší, postačilo by spojit jen nejbližší kmitočtově menší cívky nakrátko, v daném případě se však ukázalo účelným spojovat nejméně tři. Bylo to provedeno úpravou přepinače, kterou ukazuje snímek: nad sběrným dotykem, spojený s mřížkou, byl izolovaně upevněn zvonec z pružného plechu s hvězdotvité naštípaným okrajem, který se dotýkal ostatních, právě nepoužitých dotyků jednotlivých cívek, a spojoval je navzájem se zemí. Je to vyznačeno v obraze 1. Proto je snad vhodnější použít seriového spojení cívek rozsahu tam, kde nezádáme možnost mít v některé poloze jen jediné, na celý ladící rozsah rozestřené pásmo.

**Zjednodušení.** Méně vyspělé budou možná stísnění složitosti ladícího obvodu. Mohou však omezit počet rozsahů na tři nebo čtyři, spokojí-li se s menším oborem (nad 80 m jsou buď jak buď skoro zbytečné); mohou si udělat rozsahy širší a tím je dál omezit, ovšem na úkor snadného vyhledání a přehlednosti stupnic, mohou přístroj aspoň zkoušet s cívками výměnnými, montovanými třeba do prostých elektrovodních zástrček. Přitom všem zůstanou jeho přednosti zachovány.

**Elektronka.** Vypsané vlastnosti přístroje byly dosaženy s vf pentodou AF7 poválečné výroby, při napěti zdroje 200 V. Je skoro jisté, že týchž výsledků dosáhneme s jakoukoliv jinou vf pentodou se stálou strmostí: EF12, EF6, RV12P2000, KV12P4000, a podobnou americkou; postačí i trioda.

**Další části zapojení.** Kromě tlumivky Lk je v kathodovém obvodu elektronky odporník  $250 \Omega$ , který dá mřížce malé záporné předpětí a způsobi, že nasazování zpětné vazby je hedvábně měkké. Nevadí okolnost, že při vyřazování zpětné vazby je tento odpor spojován nakrátko reostatem  $Pv$ , protože pak už vazba dávno vy-

sadila a účel odporu nepotřebujeme. Stíniční mřížka je napojena z tvrdého dělicího bloku a blokována na zemi, s níž je spojen také jeden pól vláknem přímo a druhý přes kondensátor 1 nF. V anodovém obvodu je sekundár obráceně zapojený nf-transformátor s převodem asi 1 : 2 až 1 : 5, na

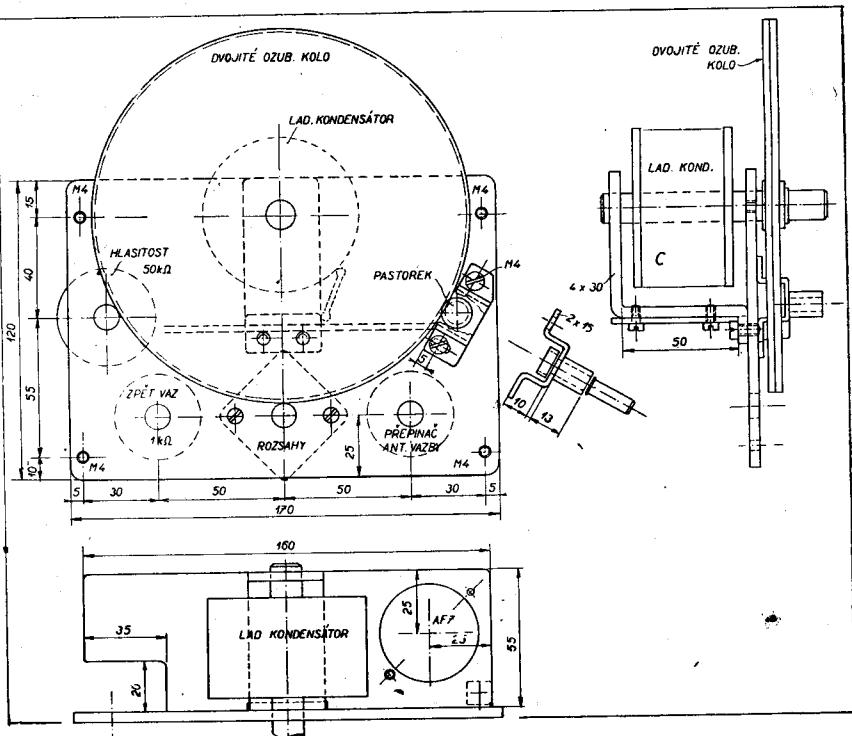

Obraz 6. Náčrt kostry a způsobu uložení kondensátoru. Bude-li přístroj rozšířen o koncový stupeň a síťovou část, může být vodorovná deska kostry přiměřeně zvětšena.

**Ladicí kondensátor.** Aby měl přístroj dobré vlastnosti, potřebuje předně stabilní ladící kondensátor. Nejlepší jsou kondensátory z výprodeje, s frézovanými statory i rotory. Menší typ, s keramickými čely a s původní kapacitou 180 pF\* lze upravit pozorným odstraněním čtyř rotorových desek na konečnou kapacitu asi 80 pF.

Ladicí rozsah kapacity je také možné změnit tím, že k původnímu ladícímu kondensátoru dáme do série keramický pevný kondensátor 100 pF (Cs v obrázku 1). Nevýhodou tohoto řešení je však to, že stupnice kmitočtu je u větších stlačená a u menších roztažená.



**Ladicí převod.** Rovněž z výprodeje jsme získali dvojitě ozubené kolo s péravujícími půlemi, a k němu příslušný pastorek s poměrně značným převodem. Tím byl získán převod neobvyčejně vhodný, a dokonce možnost dalšího jemného rozdělení stupnice umístěním kotoučku s dílkou na hřídelik pastorku. Postačí však dobrý převod šňůrkový. Když se při točení jedním směrem objevily signály posunuté proti polohám při točení opačném, znamenalo by to, že se rotor kondensátoru viklá a mění skokem kapacitu proti statoru. To je velmi nepřijemná závada mnohých součástek, dávaných dříve i dnes na trhu. Nejjemnější převod a nejdokonalejší úprava všeho ostatního jsou tím znehodnoceny.

Kovová kostra přístroje je zpředu zakryta deskou se stupnicí, kterou reprodukujeme na zadní straně obálky. Stupnice má 11 oddílu pro cejchování jednotlivých rozsahů. Ač jsou pásky úzké, je snadné nakreslit a vepsat tam přehledné a dobře čitelné sdělení, jak o tom svědčí reprodukce naší stupnice. I zde je možné mnohé odchylky a snad ještě vhodnější řešení, k němuž jistě nemusíme zájemce vybízet. — Protože jsme chtěli jen vyzkoušet podstatu, je nás přístroj bez síťové části a jen s jedinou elektronkou. Do vedenější konstrukční mohou jej však doplnit koncovým stupněm běžného zapojení, a snad i vestavěným reproduktorem. Mohou ostatně navinout a připojit cívky pro část nebo více částí rozsahu středních i dlouhých vln; jednoduché přepínání i dobrá funkce zůstává. Jedině antenní vazba je pro st. a dlouhé vlny příliš volná.

\* V ceníku čís. 1—2 a v červnovém insertu v t. I. fy Elektra, Praha II, Václavské nám. č. 25, je nedopatřením udána kapacita tohoto vzoru nesprávně, totiž 110 pF.




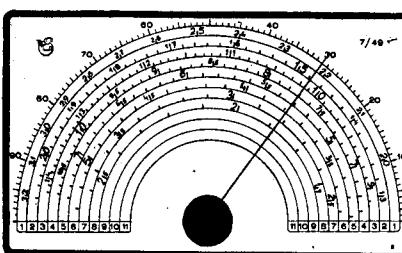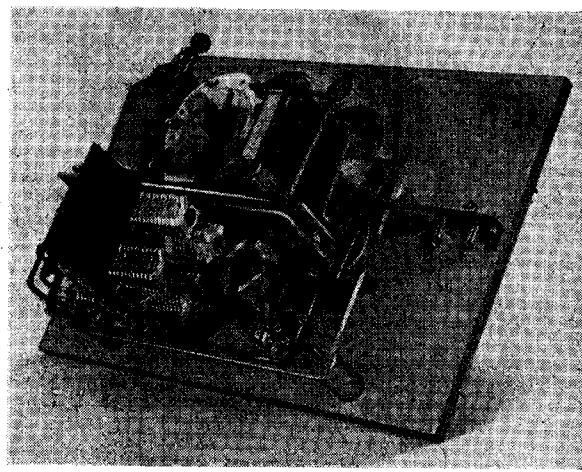Upřavený kruhový přepínač: hvězdice dotyků nad izolovaným dotykem hlavním spojuje nakrátko kontakty nepoužitých vinutí a tím vylučuje „díry“ v ladění.



**Spoje** ladícího obvodu a zemní (ve schématu silně) jsou z drátu aspoň 1,5 mm silného, jednak aby měly menší indukčnost, jednak aby byly stabilní a nezavíraly posun cejchování. Ostatní je běžné, a ve stavebním plánu jsme se pokusili zachytit jak účelné rozložení součástí, tak vedení spojů. V redakci t. I. byl popisován přístroj, hledání zapojení a pokusy s ním, předmětem dosud ostré práce po 11 dnech, nebudete však mimořádná nepřízeň osudu, sestavte jej za toliké hodin.

**K cejchování** se znamenitě hodí krystallový multivibrátor, popsaný v let. č. 5., jehož funkci a hodnotu jsme přitom dosud důkladně ověřili. Protože je to přístroj pro většinu zájemců příliš náročný, upozorňujeme na jednodušší a rovněž účelný způsob. Potřebujeme k němu prostou dvoulampovku nebo trifilampovku s přímým laděním, na níž můžeme přijímat Bratislavu. Vyladíme s použitím antény tuto stanici, utáhneme zpětnou vazbu, až se ozve záznějový hvízd, a pak rozladíme směrem k delším vlnám, až hvízd dosáhne 4000 c/s, to je zhruba něco nad třetí oktávou nad houslovým a. Obyčejně je to tón, který ještě z běžných přijímačů dobře slyšíme. Tím je oscilující přijímač naladěn přibližně na 1 Mc/s.

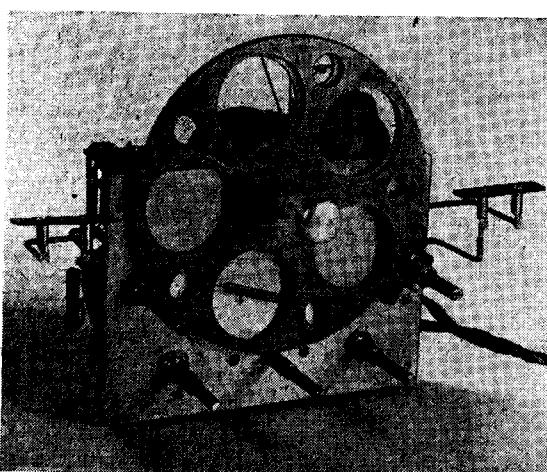

**Úprava převodu.** Na bateriovém přijímači s třemi elektronkami, jehož popis otiskneme příště, jsme ověřili činnost obdobného zapojení i pro vlny střední a s jednoduchým šňůrkovým převodem.

Vnitřek přístroje se strany výstupního transformátoru. Pod ním jednoduchá kathodová tlumivka s 300 závity drátu 0,2 mm smalt a hedvábí, vinuta divoce a převázaná. Snadno splnitelnou podmínkou je indukčnost 100 až 1000 mikrohenry a vlastní kapacita pod 50 pikofaradů. — Vlevo ukázka stupnice, rozsahy 1:1,5, průběh prakticky rovnoramenný. (Zmenšeno 2,5krát)

s odchylkou menší než 0,1 %. Odpojíme antenu od pomocného přijímače a pokusíme se signál oscilujícího pomocného přijímače zachytit na některém rozsahu svého přístroje. Když jsme jej předtím poněkud vyzkoušeli, víme už, kde jsou jednotlivá rozhlasová pásmá, a zázněje s vyššími harmonickými 1 Mc signály z pomocného přijímače poskytnou okrouhlé díly jednotlivých stupnic. Můžeme-li si vypomoci pomocným vysílačem, jde určování ještě snáze, i když přesnost p. v. není veliká.

Sotva je zapotřebí, abychom udávali návod k obsluze; je týž jako u jiných přístrojů se zpětnou vazbou. Pro základní informaci jen uvedeme, že za průměrných přijímačových podmínek jde většina vysílačů na rozhlasových i amatérských pásmech hlasitě na sluchátko, mnohé z nich by snesly i připojení reproduktoru. Při nasazení zpětné vazby pozorujeme stříž nějaké klapnutí, a zázněje jen málo ujíždějí na doklad toho, že p. v. nemá vliv na ladění. Je-li ovšem vazba příliš uzařena (daleko za hod nasazení) jsou hvízdy slabé, a protože složité zapojení ladícího obvodu vnáší přiče jen jistou nestejnometernost do průběhu vazby, musíme při ladění v širším rozsahu včas deregulovat Pv.

Ověří-li si zájemci dobré vlastnosti tohoto přístroje vlastními pokusy, věříme, že v titulním označení „komunikační“ shledají nadsázkou méně přepjetou, než jak se jim jeví na první pohled.

#### Oprava budicího vinutí

V Radio-Electronics doporučuje pan F. G. Singer jednoduchý způsob, jak opravit přerušené budicí vinutí reproduktoru. Jelikož zde nevadí, bude-li několik závitů nakrátko, doporučuje připojit konce vinutí na 4  $\mu\text{F}$  kondensátor, nabítý asi na 1000 V. Vysoké napětí prorazí v místě poškození izolaci a náboj kondensátoru je dostatečný, aby svaril tenký drát a vytvořil tak vodivé spojení.

# Prázdninové čtení O U MĚLCÍCH a jejich instrumentech

SESTAVIL V. F.

Smetana u klavíru

Všichni pamětníci a soudobí kritikové se shodují v tom, že Smetana byl jedinečným mistrem klavírní hry. Podobně jako jeho velký vzor Liszt také on rád hrával svým přátelům v intimním soukromí, a opět jako Liszt nezapomíнал při tom ani na pedagogickou stránku hudby, t. j. poučoval svoje posluchače o hranej skladbě, když šlo o její přednosti nebo zvláštnosti. Při takových soukromých produktech rád mluvil i mezi hrou. Jeho druhá chot Bettyna často považovala za nutné zkrátit tyto výklady a komentující všuvky lapidární větou: „Tak, Fric, hraj a nemluv!“

## Dvořák se zabývá instrumentaci,

Antonín Dvořák měl pro všechny hudební nástroje a pro jejich povahu neomylný cit. Krásným dokladem toho je i skutečnost, jak poradil Josef Sukovi při kompozici jeho prologu k „Radúze a Mahuleně“, kde je vstup Pohádky uveden známým houslovým sólem. Suk původně tento prolog psal ve stupnici B-dur. Dvořák, který Sukova Radúzu později Oskaru Nedbalovi charakterisoval jako „umuziku ze nebe“, mu výcitavě řekl: „Jako houslista byste mohl vědět, že když někomu hraje Pohádka do ouška, musí to být ve vyšší poloze, a ne dudlat na struně „a“. Dejte to do E-dur!“ Tak se příchod Pohádky hraje dodnes v E-dur, a teprve později, kdy básníkovy myšlenky nabývají v jejím monologu reálnějších obrysů, skladba přechází do původně myšlené B-dur.

Stěžoval si jindy Josef Suk při procháze v Vysoké na Příbramsku, co se namudruje při instrumentaci své hudby k Zeyerově pohádce, zvláště na tom místě, kde Mahulena mluví ze stromu. Řeč musí být tichá a přece jasně srozumitelná. Dvořák nefekl na to nic. Asi za hodinu si posunul náhle klobouk na hlavu a pojmenoval: „Fagot? S fagotem by mohla být náramná ostuda.“

Jan Kubelík přinesl kdysi k posouzení Antonínu Dvořákovi svou skladbu. Dvořák leckde radil k jiné instrumentaci. Na jednom místě poznámenal lakonicky: „Ten triangl musí prý!“ Opravenou skladbu Kubelík přinesl k nahlednutí znovu. Dvořák partituru prohlíží a na jednom místě se pozastaví: „Človíčku, človíčku, tady něco schází!“ Kubelík se zamyslí: „Harfa?“ Dvořák vrtil hlavou. Kubelík vypočítával nadarmo různé hudební nástroje. Najednou Dvořák zvolá objevitelsky: „Človíčku, triangl!“

## — hudební terminologii,

V nakladatelství Fr. A. Urbánek byla pochodem muzikantská společnost, ve které vedli slovo při rozpravě o různých hudebních problémech v ten den Antonín Dvořák a Zdeněk Fibich. Diskutovalo se zrovna o hudební terminologii a Dvořák poukazoval na to, že ustálené názvosloví je často nedostatečně výstižné, uváděl hned jeden hudební příklad, doprovázejí jej výkladem: „Takhle pomalu, pomalučku, no, jako když to chcipá“. — „Aha,“ povídá pohotový Fibich, „to by tedy asi bylo — andante chcipando“.

Jako mnoho jiných nástrojů i hoboje se k nám dostal z Orientu. Jeho primitivní formou je středověká šalmaj, kterou po Evropě roznese patrně kříženci, bojující za vysvobození Svaté země z rukou nevěřících. Z nejstarších vyobrazení, která předvádějí hudebníky na dvoře českého krále Václava II., vidíme na tehdejší šalmaji typické znaky pozdějšího hoboje: dvojitý jazyček a konickou formu tohoto nástroje. V dnešním tvaru se ovšem hoboje objevuje až v sedmnáctém století a jeho původní jméno „hautbois“ čili vysoké dřevo ukazuje, že jeho užíž novodobou vlasti je Francie a že nástroj je zhotovován stále ze dřeva. Postupem času se objevují na hoboji vedle dírek i klapky a jejich počet stále roste. Mezi nimi je poměrně záhy i otvor a později klapka pro přepísknutí.

Dnes má hoboje šest nekrytých dírek a dvanáct klapek: oktávovou, cis trylkovací, c, b, gis, fis, f, dis, c, cis, h a hes. Tato poslední klapka je na samém spodku nástroje. Nebot i dřevěný hoboje je nástroj rozkládací na t. zv. hlavicí čili hořejší díl, na prostřední díl neboli středek, a na mírně se rozšiřující nálevku. I na hoboji se používá známé již aplikatury Böhmovy. Hráč na hoboje nepíská ovšem přímo do ozvučné trubice, nýbrž do t. zv. strojku, dvou navzájem těsně spojených plátků, které v nové době jsou pořizovány z titinovité traviny Arundo donax (rostlo na evropském jihu a dosahuje výše až tří metrů). Střebřinovitým otvorem mezi titinovými plátky je dech vháněn do ozvučné trubice, a na stisku rtů a rychlosti vháněného vzduchu po-

## — tympany a jazykozpytem,

Josef Zubatý, náš zensoulý jazykozpytec světové pověsti a někdejší president České akademie, byl v mládí výborným a náruživým muzikantem. Stalo se kdysi při orchestrální zkoušce na jednu skladbu Antonína Dvořáka na Žofíně, že se pro nemoc nedostavil tympanista a ve chvíli největší tísni zaskočil za něho neznámý, štíhlý studiosus, který s naprostou jistotou a bez přípravy těžký part skvěle provedl. Dvořák u dirigentského pultu byl tak spokojen, že se zeptal mládka na jméno a brzy mu svěřil i pořízení klavírního výtahu své opery. (Zubatý ostatně později provázel Dvořáka na jeho zájezdech do ciziny, mezi jiným i do Anglie.)

Z počátku Dvořák neměl jasno představu, kdo ten úspěšný tympanista je, a pravděpodobně ho ani nezájímalo, čím je. Až jednou při jízdě vlakem z Prahy do Drážďan se Dvořák někde u Roztok Zubatého zeptal: „Poslouchaj, čím pak vlastně oni jsou v civilu?“ A když se dověděl, že jeho muzikantský spomocník je docentem srovnávací filologie na pražské universitě, vyzvídal dál: „Co je to, ta srovnávací filologie?“ A Zubatý ochočně vykládal, že srovnávací jazykozpyt je v podstatě „takové slovíčkářství“, kde se z původního tvaru slov, jejich vzájemných vztahů a vývoje usuzuje na jejich první význam a na jeho pozdější proměny, z toho pak na dřívější stav společnosti, také na vzájemné národní a jiné vztahy atd. Dvořák se nato po svém zvyku odmlčel a zbral se do svých myšlenek. Až najednou někde u Veltrus vyhrkl na Zubatého: „Když jsou tedy takový slovíčkář, tak mi povědě, co je to mamilas?“ A Zubatý byl tenkrát se svou srovnávací filologií v konec.

## — harmononí,

Klavírní virtuos Josef Faméra přišel jednou k Antonínu Dvořákovi právě ve

# HOBOJE

tom záleží kmitočet a tím i výška hraněho tónu.

Rozsah hoboje je značný, neboť může po hodině vzít všechny tóny od h na struně g až po tříkrátký čárkován f, ačkoli je možno stoupit ještě o málo nižší nebo i výše. Spodní tóny znějí poněkud drsně, kdežto střední a vyšší poloha má zvláštní sladkou, výrazně jemnou, skoro lichotnou barvu. Typický na hoboji je jeho jakoby nosový přídech. Hoboj se znamenitě uplatňuje při vystužení všech idylických nálad v přírodě nebo při vyjadřování půvabu a něhy, kdežto hrdinost a patetičnost je mu cizí. V souhře s jinými nástroji se výborně hodí jako nástroj podbarvující. S výjimkou solových míst se ho používá k vedení samostatného orchestrálního hlasu. Ve srovnání s flétnou je méně pohyblivý.

Vedle vlastního hoboje se vyskytuje občas v orchestru i jeho četné odrůdy. Patří mezi ně hoboje d'amour, italsky oboe d'amore. Píše se v partituře sice také v běžném houslovém klíci, ale zní o malou tercií nižší. Velmi oblíben je altový hoboje, známější též pod starším názvem anglický roh. Vyuvinul se z t. zv. loveckého hoboje (oboe da caccia), býval pro svou značnou délku vyroběn v zahnutém tvaru a později byl založen do tupého úhlu. Tepřve po vynalezení Böhmovy soustavy byl zase napřímen. Mezi strojkem a korpusem má ještě kovovou

chvíli, když mistr sedí nad klavírním výtahem Charpentierovy „Louisy“. Dvořák také uvtíl Faméru slovy: „Takovéhle divné akordy přece nikdo nepíše. Poďte se na tohle! Co by tady bylo správné?“ Faméra upadl do rozpáku, sebral všechny své vědomosti z konservatoře a napsal nesměle svůj školský akord. Dvořák se usmál a povídá: „Správné je jen tohle!“ a ukázal na domněle chybné místo klavírního výtahu.

## — kritikou,

Když Oskar Nedbal promýšlel se svým libretistou Fr. K. Hejdou scénář, k zamyšlenému baletu „Pohádka o Honzovi“, chodilval spolu po pražských ulicích a bavilvali se a hádali o svém plánu tak hlučně, až se chodci za nimi ohlíželi, zvláště když temperamentní skladatel přitom neustále zpíval všechny melodie. Konečně však 24. ledna roku 1902 byla v Národním divadle velmi úspěšná premiéra. Brzy potom šťastného skladatele a libretistu potkal v divadelním vestibulu Antonín Dvořák, podal jím ruku a řekl s úsměvem: To jste se vyznamenali, vy dva... Reháčka každému z vás jede, až člověku uši brní, a když pak spolu něco urobíte, je to opera pro hlučoměř!“

## — a nakonec i politikou.

Zatoužil jednou uvidět Brahmsa a rozjel se za ním do Vídně, aby se zároveň účastnil koncertu Českého kvarteta, na kterém byla ve slavném sousedství díla Johanna Brahmse, Antonína Dvořáka a Antona Brucknera. Z Vídni se vrácel s tehdejším školním ředitelom a kritikem Karlem Sázavským, jednatellem Filharmonického spolku Beseda brněnská, přes Brno do Prahy, a při pohledu na Pavlovské vrchy u Mikulova nenadále řekl svému společníku: „Výdyecky jsem záviděl Wagnerovi, že umí psát. Kde bych já dnes byl, kdy-

# A FAGOTY

kanylkou, vyhnutou rourku, která je pokračováním konické ozvučné trubice až k dvojitěmu jazyčku průlínové štěrbiny. V orchestru je altový hoboj neobyčejně obíben pro svůj sytý a resignovaně teskný nebo touzňák tón. Mohli bychom vypočítávat nemálo příkladů z hudební literatury, kdy tohoto nástroje bylo krásně použito. Za všechny ostatní uvedeme jediný: slavné sólo ve volném větu nejpopulárnější české symfonie v celém světě, ve Dvořákově symfonii e-moll, nazvané Z Nového světa, a dokumentující tak výmluvně skladatelovu lásku k české vlasti. Budiž poznámenáno, že notace tohoto nástroje je stejná jako u běžného hoboje, ale že zní o kvintu niže, takže anglický roh je nutno zařadit do skupiny transponujících nástrojů.

Ještě hlouběji sestupuje t. zv. barytonový hoboj, nazývaný po svém vynálezci W. Heckelovi také heckelfon, který zní o celou oktávu niže než normální hoboj. Má nálevku ve tváru jablka a jeho ozvučná trubice se rozširouje až na půl čtvrtého centimetru. Vznikl teprve na počátku dvacátého století, povídali si ho pro krásný, plný zvuk Richard Strauss a použil ho ve své „Salome“.

Vedle šalmaje existoval ve středověku i pumart, vyrůstající z obdobného konstrukčního principu, nástroj laděný niže než šalmaj a sestupující stále více do

bých uměl psát! Také mluvit neumím, — Ale poslouchejte, kdybych uměl mluvit, pozval bych sem ten náš národ, a já bych vylezl na tu horu a s té bých to našemu národu pověděl, saframentsky bych jím to řekl, oběma stranám — ale já mluvit neumím.“

## Klidný Oskar Nedbal —

Oskar Nedbal byl nejen znamenitým dirigentem, nýbrž i dokonalým hráčem na několik nástrojů. Jako violista Českého kvartetu dosáhl světové proslulosti a když vystoupil někdy jako sólista, býval to svátek pro milovníky tohoto nástroje. Ještě po prvé světové válce doprovázela jednu známou zpěvačku na veřejném koncertě v Praze a udělila tehdy celou koncertní síně: jeho klavír zněl tak barevně a tak přizpůsobivě, jak to mohl dokázat jen muzikant z boží milosti. Orchester se ovšem při zkouškách s Nedbalem gravidelně zahrál, ačkoli se pod jeho taktovkou jinak hrálo výborně. Nedbal neúprosně trval zejména na čistotě a přesnosti všech rychlých běhů ve smyčcových nástrojích, kde se na těchto místech často hřeší. Jednou při pohostinském vystoupení v České filharmonii dával opakovat již po několika takové chouloustivé místo, až se ozval rozmrzle jeden houslist: „To je toho! Těch několik notiček přece zahrájeme!“ Na to Nedbal s úsměvem: „Ale, děšťáko, když vy těch notiček hrajete moc!“

## — a klidný flétista.

Václav Talich vyrovával kdysi v orchestrální zkoušce ladění nástrojových skupin a volal na svého přítele a spolužáka z konservatoře, který pískal pikolou: „Draxle, výše, výše!“ Flétista se snažil vytáhnout tón výše, ale ať svíral rty sebe-dovedněji a moduloval svůj dech do větší

hloubky a tím ovšem i do délky. Nakonec byly středověké pumarty, dlouhé někdy až tři metry, nástroje málo pohodlnými, a proto se jejich plátky musely vkládat na esovitou rourku, aby hráč mohl pevně nástrojový korpus držet v rukou. Když byl vynalezen fagot, dlouhé pumarty rychle vymizely z hudebního používání, neboť se ukázala jejich nepraktičnost. Konstrukční vtip fagotu je totiž založen na ohnutí dlouhé ozvučné trubice. Hráč vhání vzduch ze strojku do t. zv. esky, čili do kovové rourky, připomínající písmeno S, a odtud do křídla, t. j. do poměrně úzké a mírně se rozširoující kovové trubice směrem k zemi. V t. zv. koleně, kterému se říká také bota nebo botka, kovová trubice se obraci nahoru, takže spodek nástroje připomíná svou vnitřní dráhou písmeno U. Trubice je potom vedena t. zv. holí, neboť basovou, která je delší než křídlo, směrem nahoru do nepatrně rozšířené ozvučnice. Celková délka trubice ve fagotu je 245 cm a její vnitřek bývá vyložen proti vlnnosti dechu. Aplikatura je umístěna většinou na botě, kde jsou dvě dírky a deset klapek pro pravou ruku. Křídlo má tři dírky a tři klapky, a to pro levou ruku, a basovka má šest klapek.

Také v této nástrojové skupině bývají ovšem konstrukční odchylinky. Tónový rozsah fagotu je přes tři a půl oktávy od basového B až po es nebo k e, čili k nejvyšší prázdné houslové struně, a je neobyčejně různorodý. Spodní tóny znějí drsně, s neodolatelnou komikou, střední poloha je méně barevná, trochu groteskní, ale pů-

rychlosti, tón nepřekračoval dřívější mez. Když dirigent nepřestával naléhat, Draxler prohlásil rozvážně: „Viš, Václave, niž bych mohl, vejš ale nemůžu.“

## Páni skladatelé, pozor na přednesová znaménka!

Když přinesl Vítězslav Novák Českému kvartetu svůj Klavírní kvintet a čekal nejspěšlivě na kritiku violoncellisty Hanuše Wihamy, jenž byl profesorem svých žáků a uměleckým vůdcem kvarteta, dostal místo kritiky svůj díl za nepřesná dynamická znaménka v hlasech. Wiham rekl důrazně: „Copak složit něco, to není tak těžký, jako pořádně udělat znaménka.“ Od těch dob byl Vítězslav Novák podle vlastního dozvědání na sebe i na svoje žáky poté stránce velmi přísný, neboť se rázem naučil důležitost přednesových znamének chápávat.

## Muzikantské potíže Antonína Brucknera

Nemalé trápení mívali muzikanti a někdy i básníci se symfonikem Antonínem Brucknerem. V jedné své skladbě napsal Bruckner neobyčejně těžký part pro lesní roh a při zkouškách se postiženého nešťastníka ještě zeptal: „A tohle opravdu nedovedete zahrát?“ Ale muzikant se nedal zahanbit a svou odpověď dobráckého Brucknera odzbrojil: „Místře, kdybych to dovezdil, budete ujištěni, že bych neseděl tady u pultu ve Svatém Florianu.“ — Jindy po provedení jedné sborové skladby se Bruckner ptal básníka, na jehož text svou hudbu zkomoval, jak se mu to líbilo. Básník byl upřímný a řekl, že hudba se mu sice líbila, ale že se pozastavoval nad příliš čestným opakováním vět a slov. Prostý a bezelstný Bruckner byl s odpovědí zkrátka hotov: „To je ale vaše vina! Proč pak jste toho víc nenabásnili?“

sobí vždy svou energičností, zatím co ho fejší tóny nepostrádají něhy a svým zvukem se přiblížují violoncellu, někdy i viole. Při tom klapkový systém, o který se nejvíce zasloužil Carl Almenräder, dodává fagotu značné pohyblivosti. Při mnohotvárném tónovém zbarvení a při zjevném sklonu ke grotesknosti není divu, že muzikanti na západě nazývali fagot „clownem symfonického orchestru“. Však také když Smetana chtěl znázornit v Šárci — nikoli ovšem komický, nýbrž podle vlastních slov drasticky — chrápání opilých zbrojnošů v lehkomyslné družině Cítrarové, dal znázit brčivému hlubokému C v druhém fagotu.

Tím přecházíme ke kontrafagotu, jednomu z nejhlbšších nástrojů, který se v symfonickém orchestru udržuje již od dob Händlových. Kontrafagot je dvojnásobně dlouhý a zní o oktávu niže než normální fagot a také než je psán. Měl by mít tedy za nejspodnější tón subkontra-B, ale to chybí a nejhlbším kmitočtem je kontra-C. Sólově ovšem kontrafagot nikdy nevystupuje. Používá se ho většinou k basovému zbarvení jiných nástrojů. Takovou výraznou ukázkou pro exponování tohoto fagotu je na př. rozsáhlý part tohoto nástroje v poslední větě Beethovenovy IX. symfonie, kde kontrafagot podpírá buď skupinu fagotů a sdržených dřev, nebo častěji postupuje ve výrazném unisonu s violoncelly a kontrabasy. Nemusíme se ani šířit o tom, že notace pro fagot i kontrafagot je psána v basovém klíči, když jde o nástroje tak temného zaměření. Je opravdu u kontrafagotu již dostatečně hluboké a nelze se ani příliš divit, že t. zv. subkontrafagot, posazený ještě o oktávu niže a vyrobený v druhé půli minulého století známou nástrojařskou firmou F. A. Červený v Hradci Králové, nezdál se být kapelníkům ani sklatelům dostatečně potřebný a upadl brzy v zapomenutí. Spolu s ním zanikly i jiné fagoty, t. zv. kvartový, který byl laděn o kvartu výše, a kvintový, sestupující naopak o kvintu niže než normální fagot.

Václav Fiala

## Další zprávy o deskách RCA

Z dalších pramenů se dovidáme, že rozšířený střední otvor desek dovoluje použít jednoduchého měniče, jehož mechanismus se celý vejdě do středního sloupku. Protože desky jsou malé a lehké, a také díky úpravě měniče a malým rozdílům i váze přenosky může změna desek probíhat velmi rychle, takže menší obsah desek RCA je vyvážen rychlou změnou a přestávkou téměř nepoznatelnou (asi 1 vt.). Desky jsou uprostřed silnější a na okraji slabší, aby části s jemným zážnamem se nepoškozovaly. Nerozbitný materiál nových desek umožňuje také rozšíření jednotlivých druhů repertoáru barvou. Nové měniče budou do svých přstrojů a hudebních skříní stavět četní američtí výrobci. Fa Scott Radio Lab. nečekala, jak dopadne soutěžní boj mezi trojím druhem desek, a uvedla na trh gramofon se stroji švýcarského původu, které dovolují přehrát všecky tři druhy, a má pro ně i samotný měnič. Stěží lze ovšem jednotlivé druhy misit, už pro jejich různou rychlosť, na něž stroj nemůže být opatřen samotným rozlišováním. Uvádí se, že nové desky RCA jsou důsledkem soutěžení mezi RCA a Columbií, a po našem úsudku také projevem úsilí udržet desky proti nastávajícímu nebezpečnému soupeřství zvukových zážnamů na pásu, který je buď jak buď reprodukčním systémem budoucnosti. PMK.

# GEOFYSIKÁLNÍ PRŮZKUM

(Dokončení se str. 147.)

Z radiotechniky je odvozena trojice přibuzných metod; všechny jsou založeny na studiu elektromagnetického pole ve vzdálenosti několika set metrů až několika kilometrů od přijimače, při čemž vysílač i přijimač mohou být na povrchu zemském nebo pod ním; vyšetřuje se závislost činitele útlumu na vlastnostech horniny a také průběh elektromagnetického pole vysílače.

## Methods radiometrické

Radioaktivní částice jsou v nepatrnych, přesto však měřitelných množstvích ve všech horninách, ne však všude stejně; nejméně radiového záření vykazují vápence. Nehledí k radioaktivitě přirozených ložisek aktivních prvků (uran, radium, thorium) byla zjištěna poměrně větší aktivita u četných minerálních pramenů, u naftových zřídel, tektonických zlomů a některých rudních ložisek a žil. Má tedy měření radioaktivity význam i pro geofyzikální průzkum. Používá se tu elektrometrů a iontových počítaců, známých z atomistiky.

## Závěr

V tomto stručném popisu bylo možno uvést jen nejdůležitější, resp. nejpoužívanější metody. Jak už bývá údělem vědec když zasahuje do několika odlišných oborů, je velká část dostupné literatury psána odborníky s jednostranně převážujícím zájmem buď pro geologii, nebo pro techniku; nejlepší specialisté pak — běda — nepříš vůbec. Většina prací byla publikována v odborných časopisech; obsahlejší seznamy pramenů obsahují práce, uvedené na konci tohoto pojednání, jež bylo sestaveno s použitím prací autorů v textu zmíněných.

U nás se zabývá geofyzikou Vysoká škola báňská v Ostravě, Státní geologický ústav v Praze a Ústav pro průzkum nerostných ložisek v Kutné Hoře. Českoslovenští geofyzikové mají velmi dobrou pověst i v zahraničí, kde před válkou pracovali a pracují i nyní.

## Literatura:

1. A. B. Edge & T. H. Laby, *The Principles and Practice of geophysical Prospecting*, Cambridge 1931. — 2. L. L. Nettleton, *Geophysical Prospecting for Oil*, N. York 1940. — 3. H. Haalck, *Lehrbuch der angewandten Geophysik*, Berlin 1934. — 4. V. Fritsch, *Grundzüge der Funkgeologie*, Braunschweig 1939. — 2. Týž, *Die Voraussetzungen für den Einsatz der Funkmagnetverfahren*, Radiotechnik 9/1948, Wien.

## Vnitřní bručení elektronek

Při stavbě nf zesilovačů s velkým ziskem objeví se často síťové bručení, které není možno odstranit ani pečlivým stíněním a filtrováním. Toto bručení vzniká indukcí ze žhavicího vlákna, zhaveného střídavým proudem. Přitom některé elektronky (stejněho typu) jsou k bručení náchylné, jiné mebručí skoro vůbec. Zjev vyšetřuje v lednovém čísle *Electronic Engineering* W. H. Aldous (1949, str. 30).

Uvažme triodu. V okolí žhavicího vlákna vzniká magnetické pole, které zakrývuje dráhy elektronů, které vylétají z katod. Tím se zmenší anodový proud a zvětšuje prostorový náboj (předpokládáme mřížku se záporným předpětím). Jelikož

magnetické pole krouží v rytmu žhavicího proudu, kolísá také velikost prostorového náboje, což se projevuje stejně, jako bychom na mřížku přivedli malé napětí o stejném kmitočtu, jako má napětí žhavici.

U pentod přistupují k tomuto bručení další zjevy. Měniči se magn. pole mění zakřivení dráh elektronů, a tím ovlivňuje rozdělení elektronů mezi anodou a stínicí mřížkou. Zjev se projevuje tak, jako bychom i na stínicí mřížce připojili bručivé napětí, které se na dráze stínicí mřížkou anoda zesílí zesilovacím činitelem stínicí mřížky. Proto je u pentod bručení 5 až 20krát větší než u triod.

Toto je běžné bručení u pentod. Další bručení způsobují elektronky, které sice projdou stínicí mřížkou, ale nedopadnou na anodu. Takové elektronky nalezneme na okrajích systému, protože anoda většinou nepřesahuje dostatečně ostatní elektrody, aby se zbytěně nezvětšovaly její kapacity. Zakřivení dráh těchto elektronů určuje okamžitý stav magnetického pole žhavicího vlákna a tím ovlivňuje jich množství a dobu, po kterou „bloudí“ v prostoru než se vrátí na stínicí mřížku. Tento zjev, který za normálních okolností způsobuje poměrně malé bručivé napětí na stínicí mřížce, může se stát zdrojem nefvětšového bručení, jsou-li elektrody z magnetického materiálu nebo dokonce zmagnezované. Potvrzuje to skutečnost, že nahradíme-li niklový plech pro anody plechem železným, bručení stoupne mnohonásobně.

Autor původní práce se zmíňuje o několika způsobech, jak tyto zjevy omezit. Nejsnáze se to dá provést použitím triod v citlivých stupních. Dále je možno žhat elektronky dobře vyfiltrovaným usměrňeným napětím, což je však složité a nákladné. Při konstrukci speciálních elektronek proto doporučuje zvolit tvar anody tak, aby obklopovala celý systém, použít nemagnetického materiálu (uhličku?) a pečlivě dbát toho, aby žádná část neměla magnetické residuum. Pro naše práce plyne z toho důležité poučení: Pro mikrofonní zesilovače se nejlépe hodí triody, kterých již delší dobu používají různé zahraniční firmy pro svoje „high-fidelity“ zesilovače. Musíme-li však přece použít pentody, je dobré před zasunutím do přístroje ji nejdříve dobré odmagnetovat (protožením cívky napájenou střídavým proudem — stejný postup jako u hodinek).

## Moderní řešení místního rozhlasu

Britská firma E. M. I. Ltd, která se zabývá konstrukcí a montáží velkých zesilovacích zařízení a reproduktorů pro veřejný rozhlas, uveřejnila v březnovém čísle čas. *Electronic Engineering* podrobnosti o způsobu, jakým zapojuje svá zařízení, která mají zásobit veliká prostranství nejen hudbou, ale také srozumitelným a jasným slovem (problém v angličtině

složitější než v češtině). Protože článek přináší několik důležitých poznatků, přinášíme doslovné znění důležitějších parť. „Při zásobování velkých prostranství pořadem z místního zesilovacího zařízení se objevují značné technické těžkosti. Na př. chceme-li udržet na všech místech do statečné hlasitost, musíme zvětšit buď výkon ústřední soustavy reproduktoru, nebo rozložit rovnoramenné reproduktory menšího výkonu po celém prostranství. V prvním případě se často přihodi, že velmi výkonné systémy se stane nestabilním, protože nastává nebezpečí akustické zpětné vazby. V druhém případě je srozumitelnost mnohem horší, protože do jednoho místa přichází zvuk z mnoha reproduktoru, umístěných v různých vzdálenostech, a tím i s rozdílným časovým zpožděním a fazí.“ (O pravidlosti těchto slov bylo možno se přesvědčit loňského roku u nás na sletišti, kde byla místa na hlavní a členské tribuně, na nichž přes značnou hlasitost signálu bylo mluvěné slovo střízli srozumitelné a hudba skreslená.)

„Jednou z metod jak odstranit tyto těžkosti je použít reproduktory, umístěných symetricky kolem hlavní soustavy, ale napájené signálem zpožděným proti signálu ústředního reproduktoru. Na příklad uprostřed prostranství stojí ústřední soustava reproduktoru (A), ve vzdálenosti 50 m v kruhu několik reproduktoru dalších (B), další reproduktory do kruhu poloměru 100 m (C) atd. (viz obrázek). Ústřední soustava napájí přímo zesilovač, reproduktory jednotlivých kruhů jsou napájeny signálem, který je zpožděn o dobu, kterou potřebuje zvuk, aby prošel vzdálenost mezi centrální soustavou a příslušným kruhem.“

V dalším se zmiňuje autoři o způsobu, jakým se získává toto zpoždění. Jmenovaná firma používá nekonečného magnetického pásku, který má na své dráze umístěny snímací hlavice v příslušných vzdálenostech, čímž se dosáhne vhodného časového zpoždění.

„Systém může být dále zdokonalen tím, že pro reproduktory, umístěné v kruhu odříznou se kmitočty asi pod 1000 c/s“ (přesná hodnota není uvedena). „Tím se zabrání interferencím v místech, kde se překrývají poslechová pole jednotlivých reproduktoru, protože interference vznikají hlavně u nízkých kmitočt v důsledku většího rozptylu vyzářené zvukové energie“ (či srozumitelnější: u malých kmitočt nemají reproduktory tak výjedrený účinek) „a v důsledku větší vlnové délky“.


„Je potom ovšem nutno zvětšit energii malých kmitočt, které vyzářuje ústřední souprava, aby se tak vyrovnal jejich úbytek u reproduktoru jednotlivých kruhů. Dá se však i tak dosáhnout dobré stability soupravy, protože zeshabeni energie nízkých kmitočt je ve směru záření mnohem menší (myslí se na volném prostranství), než kmitočtu vyšších, takže výkon pro nízké kmitočty nemusí být v ústřední soustavě příliš zvětšován a proto příliš neroste nebezpečí akustické zpětné vazby.“


Místo komentáře podotýkáme, že firma E. M. I. provedla instalace rozhlasových zařízení na několika velkých sportovních stadionech v Anglii a že v jednom případě jsme se mohli osobně přesvědčit, že srozumitelnost řeči byla (i pro cizince) velmi dobrá a hudba zněla velmi příjemně.

Ing. O. Horáček
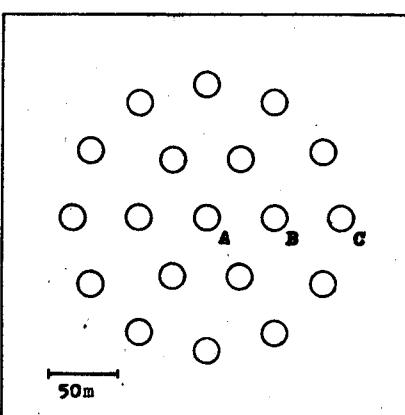
## Zkoušky s námořním radarem

— provádí elektronická laboratoř amerického námořnictva v San Diegu v Kalifornii na šestimetrovém modelu mateřské letadlové lodi „Essex“, která je otáčivě umístěna uprostřed „oceánu“ z drátěného plechu. *Electronics* 1/49, str. 140n.



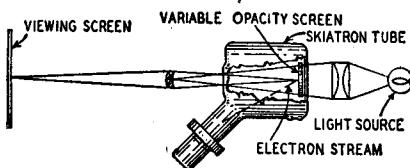

## 79 000 000 přijimačů

je podle posledního hlášení BMB (Broadcast Measurement Bureau) v provozu ve Spojených státech. Zpráva praví, že 40,9 % amerických rodin má více než jeden přijimač, a že průměrná doba poslechu (dení) je pět hodin a 53 minut. (Radio-Electronics, únor 1949, str. 12.) -rn-

### Skiatron

Ve zvláštním televizním čísle čas. *Radio-Electronics* je věnováno dostí místa přehledu soustav, kterými je možno získat veliké obrazy dostatečné světlosti pro promítání televizních pořadů ve velkých biografích. Článek přináší kromě popisu (našim čtenářům známých) soustav opticko-mechanických s obrazovkou a různým optickým promítáním, také podrobnosti o obrazovce Skiatron, která umožnila v radarových přijimačích neobyčejně jasné a veliké obrazy, které bylo možno pozorovat i za plného denního osvětlení. Jak je vidět z vyobrazení, nelíší se elektronka konstrukcí příliš od snímacích ikonoskopů, má však stinítko ze soli halových prvků: na příklad z chloridu draselného. Tato sůl má zajímavou vlastnost. V obyčejném stavu je její tenká vrstvička skoro dokonale průzračná, dopadá-li však na ni svažek elektronů, zčerná tím více, čím větší množství elektronů je nuteno absorbovat. Toho bylo využito právě v zobrazení elektronice. Světlo z obloukového nebo výbojkového zdroje, stejně jako pro obvyklé filmové přístroje je vedeno nejdříve přes kondensor na "citlivou vrstvu skiatronu, kterou v normálním stavu prochází a je soustředěno obvyklou optikou (s větší vzdáleností zadního zobrazovací roviny od objektivu) na promítací plátno. Dopadá-li však na citlivou vrstvu modulovaný elektronový paprsek (stejným způsobem jako u běžného obrazovky), místa, zasažená větším počtem elektronů, více zčernají a zadrží tak příslušné množství procházejícího světla: Tim se vytvoří na promítacím plátně obraz. Při správné době setravnosti stinítku (závislé na způsobu rádkování, na počtu rádků a počtu obrazů za sekundu) dá se dosáhnout jasného a kontrastního obrazu skoro libovolné světlosti bez nákladných obrazovek se značným anodovým napětím a komplikovaným optickým systémem.

## Z REDAKČNÍ POŠTY

### Zkrat v elektronkách

Sděluji vám zajímavý poznatek o lisovaných hmotách. Dostal jsem do rukou elektronku ECL11, která vykazovala praktický zkrat mezi všemi elektrodami, což se zdálo být podezřelé, neboť tento případ se uvnitř elektronky snad ani nemůže vyskytnout. Proto jsem odstranil patku a zjistil jsem, že zkrat je v ní, a to v její povrchové vrstvě. Bakelit a podobné hmoty se lisují ve vytápěných formách, při čemž se vytápejí obyčejně jen matrice, jak tomu jistě je u tak malé součásti jako patka elektronky. Vlivem teploty a tlaku utvářila se na povrchu, tedy vně patky, slabá vrstva karbonu, který tento zkrat způsobil. Stačilo vyrýt rýsovací jehlou kolem každé nožky rýhu, a bylo po zkratu. Po této zkoušenosti se mi podařilo „zachránit“ ještě jednu ECL11, která vytvárala píska. Tam stačil jen kroužek kolem nožky anody „L“. Bylo by tedy lepší vyrábět el. součásti z hmoty světlejší barvy, na níž by se na první pohled poznalo, byla-li forma přehrátná.

### Jestě trílampovka...

V „Elektroniku“ č. 2/1949 jsem četl zmínku o stížnostech čtenářů na dvouelektronkovou trílampovku z č. 10/1948. Podle mých zkoušeností nejsou tyto stížnosti oprávněné. Stavěl jsem týž přístroj nedávno a byl jsem výkonem překvapen. Hlasitost je o mnoho větší než u standardní dvoulampovky na př. s AF7 AL4, a citlivost se ji rovněž jistě vysvětluje. Na krátkých mohu poslouchat bez antény, a Praha mi jde bez antény rovněž dosti hlasitě. Změny v zapojení jsou jen v napájení stínící mřížky hexody a anody triody. S pozdravem F. Valášek, Drozdov.

(Zkušenost zaznamenaná v předchozím díle, souhlasí s výsledky pozorování v redakci, a je také důvodem, proč byly vyvinitu dva obdobné vzory, bateriový přijímač v č. 4, a přestavba T 713, popsaná v č. 5/1949. Rédakce.)

### Hromadný záznam na pásek

Zatím co běžný záznam na gramofonové desky je možné rozmnожovat lisováním z matric, není stejně rychlé a levné období pro záznam na pásku, jehož zvuková nadřazenost a možnost dlouhých nepřeružitých reproducí je předností i proti novým druhům desek s pomalejšími otáčkami a hustšími drážkami. Jistá americká továrna vyrobila automat k současnemu záznamu na 48 páskách podle pásku základního. Všecky jsou udržovány na stálé rychlosti týmž hrádlem, a zařízení zaručuje shodu k nerozeznání od pásku původního. Nová úprava dovoluje využít pro záznam jen polovice šíře pásku, zbytek skladby nebo další pořad se hraje při zpětném převíjení na druhém okraji. Záznamová rychlosť je asi 9 cm/vt, takže nevelká cívka o 180 m pásku stačí při jednoduchém využití pro hodinový pořad. Jakostnější záznamy používají rychlosť dvojnásobnou, čtyrnásobnou a osmnásobnou (19, 38 a 75 cm/vt), a také ty je možné rozmnожovat na zmíněném přístroji. Tím je položen základ k rozsáhlému hromadnému výrobě páskových záznamů, jež jsou, jak se zdá, nebezpečným soupeřem desek. (Audio Engineering, duben 1949, str. 21.)

## Z REDAKCE

### Obtížná porucha.

Z dotazů, adresovaných naší technické pořadně, je velmi častý tento: přijímač, po všech stránkách normálně pracující, pojednou plynule nebo skokem zeslabí přednes, a vrátí se do původního stavu buď samovolně po různě dlouhé době, nebo při elektrickém nebo mechanickém nárazu (vypnutí a opětne zapnutí sítí, spináče, nebo jen zapnutí spináče světelného někde v blízkosti). Příčinou této zjevů, které jsou z nejnejpříjemnějších opravářských problémů, bývají nejčastěji vady v dotech (přepínač, objímka elektronky, chatrný spoj). Redakce prosí čtenáře o sdělení zkušeností s výskytem a opravou podobných poruch.

X

V domnění nikoliv neoprávněném, že totiž redakce věnuje úpravě článků externích spoluúčastníků rozsáhlou péči, posílají některé z nich příspěvky v takové podobě, že úpravu potřebují velmi naříhat. Týká se to právě s textem, psaným třeba tužkou, nebo sotva

čitelně a po obou stranách papru formátu zcela libovolných, a s obrázky tak geniálně neplnění, že k rozeznání obsahu bylo by zapotřebí nadpřirozených vloh. Chtějí-li si přispěvatelé ušetřit zbytečnou práci s důkladným vypracováním příspěvku, který by pak z různých důvodů nemohl být otiskněn, učiní nejlíp, když stručně a s nezbytnou skizzou vystihnou námět, který by chtěli zpracovat, a v té podobě jej nabídnu redakci. Z toho je už obyčejně snadné rozhodnout, zda jde o práci vhodnou, a v jakém rozsahu a úpravě použitelnou. O tom poše redakce pokyny autorovi, který poté může námět zpracovat důkladněji. Není-li dovedným kreslířem, postačí i potom skizzy nebo koncepty obrázků (skizzy méněm obrázek, který se musí teprve graficky pravít, tedy na př. kreslený od ruky; koncept je už účelně rozvržen a zpravidla se může přímo vytahovat nebo pausovat). Text však musí být psán čitelně, s rádkami dostatečně řídkými a pokud lze na stroji, s okrajem 4 cm nahoru a vlevo, a 2 cm vpravo a dole. Všechny číselné údaje a zejména vzorce bedlivě přezkoušeny, aby možnosti omylů byly omezeny. Vydavatelstvo Elektronika vyplácí ochotně slušný honorář autorům hodnotných příspěvků, je však nutné, aby námět nebyl znehodnocen povrchním, nedbalým zpracováním. V případech, kde je to zapotřebí, žádá redakce předvedení vzoru popisovaného přístroje, aby při otisku mohla nést odpovědnost za to, že má vlastnosti, které autor uvádí. Stejně je tomu, když autor sám nemůže pořídit nezbytné snímky. Účelná a pro obě strany plodná spolupráce může se rozvinout až když přispěvatel získal základní zkušenosť z oboru psaní pro časopis a když jej po čas nepříliš krátký, pozorně sledoval.

## OBSAHY ČASOPISU

### KRÁTKÉ VLNY

Č. 6, červen 1949. — Budicí transformátor pro zesilovač třídy B, J. Rotter. — Miniaturní transceiver pro 50 Mc/s, A. Kodecka. — Sladování komunikačních přijímačů, II, J. Sima. — Zpětnovazební přijímač pro amatérská pásmá, K. Marha. — Udržování akumulátorových baterií, II, J. Dršták. — Střídavá složka usměrněného proudu, S. Hlaváč. — Správný provoz na pásmech DX, R. Major.

### ELEKTROTECHNICKÝ OBZOR

Č. 10, květen 1949. — Vlifové ztráty v lahvových jádřech, Ing. L. Brand. — Ventilový měřič časových vektorů elektrických hodnot, Ing. Dr R. Drechsler. — Transduktor, Ing. J. Berman. — O silách „velmi krátkého dosahu“ a jimi řízené konfiguraci „těžkých“ částeček v atomech, E. F. Beňeš.

### AUDIO ENGINEERING

Č. 5, květen 1949, USA. — Nf zesilovač s kathodovým sledovačem, W. E. Gilson a R. Pavlat. — Elektromechanický nf generátor s fotonou, G. A. Argabrite. — Problemy nf techniky, L. S. Goodfriend.

### COMMUNICATIONS

Č. 4, duben 1949, USA. — Šestnáctičlánkový přijímač antena pro fm, L. Dickensheets. — Modernisace přenosného zesilovače, A. Kelley. — Základní výpočet anteny s přehnuty díolem, D. L. Waideich. — Záznam zvuku změnou hustoty záření na 16 mm filmu, L. W. Martin. — Měřicí technika v fm vysílači, F. E. Talmage. — Radar v civilním letectví, III, S. Freedman.

### GENERAL RADIO EXPERIMENTER

Č. 11, duben 1949, USA. — Řízení otáček motoru změnou napájecího napětí kotvy a statoru řiditelným transformátorem, W. N. Tuttle.

## PROCEEDINGS I. R. E.

Č. 4, duben 1949, USA. — Dopplerův princip v radarové technice, E. J. Barlow. — Zlepšení poměru (signál: rušení) při pulsové modulaci, A. G. Clavier, P. F. Panter a W. Dite. — Souvislost intenzity přízemní vlny s teplotou, F. R. Gracely. — Teorie radarových odražů od meteorů, D. W. R. McKinley a P. M. Millman. — Amplitudová modulace v magnetronu spirálovým paprskem, J. S. Donal a R. R. Bush. — Kmitočtový diskriminátor při pulsové modulaci, E. F. Grant. — Vazba dvou vlnovodů, S. Rosen a J. T. Bangert. — Elektrometrické elektronky, J. A. Victoreen. — Stereofonický magnetický záznam, M. Camras. — Vyrovnávání přechodových charakteristik statickými metodami, W. J. Kessler.

## RADIO & TELEVISION NEWS

Č. 5, květen 1949, USA. — Jak odstranit poruchy, vznikající zapalováním v autu, M. C. Anderson. — Předzesilovač pro fm, P. G. Sulzer. — Oscilátor s dvojotou triodou, E. J. Schultz. — Začátky amatéra-vysílače, IV, R. Hertzberg. — Použití fotonek v reklamě, A. Edelman. — Miniaturní transceiver, E. Campaine a M. F. Judkins. — Kmitočtometr a oscilátor s měnitelným kmitočtem, G. L. Countryman. — Moderní tv. přijímače, XIV, M. S. Kiver.

## WIRELESS WORLD

Č. 6, červen 1949, Anglie. (Exportní vydání). — Obrazovky pro televizi, H. Moss. — Parasitní kmity. — Zvětšení dynamiky zesilovače, L. J. Wheeler. — Diskuse o Q-metru. — Skreslení v kmitočtové modulaci, T. Roddam. — Normování odporu. — Přehled kondensátorů, K. A. Gough. — Nový isolant polytetrafluorethylen. — Kondensátory s polystyrenovou folií, J. H. Cozens. — Fm a tv kabely, H. J. Dixon. — Nové magnetické slitiny, A. Edwards a F. Knight. — Stabilizace výstupního napětí usměrňovače síťovou tlumivkou se ssyčením jádra, F. Butler. — Rážující oscilátory, W. T. Cocking.

## RADIO EKKO

Č. 6, červen 1949, Dánsko. — Amatérský superhet s 8 elektronkami a tov. cívkovou soupravou, J. T. Kruse. — Pokusy s magnetofonem. — Stabilní oscilátor s krystalem.

## L'ONDE ÉLECTRIQUE

Č. 265, duben 1949, Francie. — Moderní elektronky pro fm vysílání a televizi, J. Becquemont. — Ionosférická absorpce a výpočet pole ve větší vzdálenosti, I, A. Haubert. — Podmínky pro maximální citlivost radiometrů pro vvf, J. L. Steinberg. — Elektronka jako proměnná indukčnost, II, R. Leprete.

Č. 266, květen 1949. — K diskusi o tv standardech, R. Barthelemy. — Důvody pro volbu 819 rádek, Y. L. Delbord. — Theoretické základy pro volbu tv normy, M. J. L. Delvaux. — Radary pro námořní navigaci, G. Kniazeff. — Ionosférická absorpce a výpočet pole ve větší vzdálenosti, II, A. Haubert.

## REVUE TECHNIQUE PHILIPS

Č. 7, leden 1949, Holandsko. — Vf keramické hmoty a jejich výroba, R. A. Idjens.

Č. 8, únor 1949. — Keramické hmoty s velkou diel. konstantou, E. J. W. Verwey a R. D. Bügel. — Železový materiál pro elektromagnet v cyklotronu, J. Went.

Č. 9, březen 1949. — Vysílací elektronky celé ze skla pro 100 Mc/s, E. G. Dorgelo.

Č. 10, duben 1949. — Tv přijímač s obrazovou projekcí, IV, J. Haantjes a F. Kerkhof.

Č. 11, květen 1949. — Dynamický elektrometr s přímým odčítáním, J. v. Hengel a W. J. Oosterkamp. — Sekundární emise v koncových elektronkách, J. H. L. Jonker.

## ELEKTROTEHNIŠKI VESTNIK

Č. 2, únor 1949, Jugoslavie. — Základy telefonie nosnými proudy po vedení vn, M. Osana.

## ELEKTROTEHNIČAR

Č. 2, únor 1949, Jugoslavie. — O akumulátořech, I, V. Štengl. — Technika největších kmitočtů, F. Čestnov.

Č. 3, březen 1949. — Napěťová rezonance, D. Kovačević. — Desetinné třídění, S. Kani. — O akumulátořech, II, V. Štengl.

## RADIO

Č. 3/4, březen/duben 1949, Polsko. — Rozestříráni pásem krátkých fm. — Superhet na baterie. — Útlum kabelového vedení, Z. Batutewicz. — Stupnice přijímačů, D. Szczakow. — Nomogram pro výpočet válcových cívek s jednou vrstvou.

## DAS ELEKTRON

Č. 5, květen 1949, Rakousko. — Síťový usměrňovač, J. Ludwig. — Zásady pro výpočet pracovního odporu zesilovačů, I. Jeník. — Podstata a použití superregenerace, H. Hrebicek.

## RADIO WELT

Č. 5, květen 1949, Rakousko. — Prosté děrovadlo na plech, G. Zyhlarz. — Superreakční přijímač pro 112 MHz, F. Aigner. — Tabulka zapojení patic elektronek, B. Settinger.

## RADIO TECHNIK

Č. 6, červen 1949, Rakousko. — Kmitočtová modulace v Evropě, F. C. Saic. — Demodulace fm signálu, II, L. Ratheiser. — Universální měřidlo, R. B. — Přijímač do kapsy s pěti elektronkami radu D 70. — Problém při stavbě bateriových přijímačů, J. Slišovič. — Reportáž z výroby vysílačích elektronek a fotonek „Elak“.

## RADIO

Č. 4, duben 1949, SSSR. — Koncový zesilovač pro místní rozhlas, S. Ignatěv. — Konstrukce větrné elektrárny, B. Kažinskij. — Přijímač „Rodina 47“, M. Žuk. — Prostá dvoulampovka O-V-1, G. Markov. — O modulaci, V. Jegorov. — Bateriová dvoulampovka pro amatérská pásmá, A. Zacharov. — Reproduktor s invertorem fáze, O. Chrabán. — Krystalový detektor s předpětím, E. Stěpanov.

Zábava na prázdniny. Drát měří 5 m, starší bratr má 10 let.

## PRODEJ • KOUPĚ • VÝMĚNA

Přejete-li si otisknout insertu v této rubrice, čtěte:

Všechny inserty musí obsahovat úplnou adresu zadávajícího. Text pište čitelně, slova úcelně zkracujte tak, aby inserát nepřesáhl 6 řádek. U všeho nabízeného zboží, ať nového nebo použitého, mu už byt uvedena cena. Údaj ceny slovy „cena podle NÚC“ není přípustný. — Cena za otisknout insertu v této hildice: prvních 40 písmen (včetně mezer, rozdělovců znamének atd.) 26 Kčs, každých dalších 40 písmen, i neúplných (na konci textu) 13 Kčs. Na př.: otisknout textu o 75 písmenech, mezerách a rozd. znaméncích stojí 39 Kčs, 120 písmen stojí 52 Kčs, 125 písmen stojí 65 Kčs a podobně. Největší přípustný rozsah textu je 240 písmen, mezer, rozdělov. znamének. — Cenu za otisknout nechť si zadávající vypočítá sám a příslušnou částku přiloží k objednávce insertu, v bankovkách nebo v platných poštovních znaméncích. Z organizačních důvodů nemůže e m e z učtovat cenu za otisknout dodatečně, poslat složenky k úhradě, nebo korespondovat v případě neurčitého textu a p.

Chcete-li aby vaše oznámení bylo zařazeno, zašlete je tak, aby bylo insertnímu oddělení Elektronika doručeno do data insertní uzávěrky, udané na poslední textové straně předchozího čísla, a říďte se uvedenými podmínkami.

Koup. st. roč. RA, nejr. 1935—45, el. ECH4, 2× RG12D60, RL12P10, RES164, n. vym. za EF8, RV12P4000, 3× P2000, L. Kempní, Šenov 373, Slezsko.

Prodám radiopřijímač dobré hrající amatérský, elektronky 3+1 za 5000 Kčs. Alois Kocourek, Vizovice 10.

Vyměn. univers. měřidlo DUStI za něk. bezvad. invers. filmů 2×8 mm, n. tyto filmy koup. Mám několik DCH25 a DAC25. Fr. Doležílek, OK2DF, Stará Ves n. Ondř. 474 Amatérům pomozte! Potrebujem 1× DCH11, DAF11, DL11, DF11, preskúšané. Mám UCH 11, UY11. Kol. Proféth, Jelšava 215

475 Koup. vf lanko, 2× RV2, 4P45, 4× RV2, 4P700, 2× RL2, 4P2. O. Dvořák, Určice u Prostějova 284.

476 Koupím elektr. DF22, DF21, DL21, RV2, 4P700. J. Srbecký, Krušovice u Rakovníka 93.

477 Mám RA 1936 a 1944, B443, KC3, 2 kv otoč. kond. 50 pF, 2 selen. můst. 24 V/0,5 A a vym. za RA 1926—27 kpl., 1/1939, 9—12/1949, 2 elity 8—10 pF/15 V bipol. repr. Arkofon 3, 4, 5 a Orthocone Sen. Podr. pop. t. reprodu. Boh. Běl. Petřvald 114, Slezsko 478 Prod. oscilogr. s DN7-2, se zesil. pro akust. pásmo, málo použ. Kčs 4500. Ing. Langer, Praha VII, U smaltovny 17.

479 Koup. 3× RV2, 4P45, pevný det. Carborundum, Pacák Základy II. díl. A. Vokáč, Praha XIII, Stalingradská 39.

480 Koupím UKW Ee, bez el. i vrak vel. poškoz. des. J. Jilich, Domažlice 42/T

481 Vyměn. DG-7/2 s traiem za LB-8 jen bezv. LV1, RL12P10, 2× RV12P4000, RG12D60 za 2× RGN1404. Vyměn. za jiné růz. bat. a sít. voj. elektr. L. Krumpohl, Měděnec u Chomutova.

482 Vyměn. buz. amp. 20cm lad. kond. 2×500 P. F. C. F 7 a CL4 za 6RV2. 4P45 neb koup. V. Kučma, Praha VIII, Pod Čertovou skálou 848.

483 Koup. bat. elektr. DC25, DDD25, DF25, 26, 3X, 1X Dus. Ø 100 mm, 0,2 mA i nečisl. Prod. KC3, 1, KDD1, RV4000, 2000, P700, P2, LD1, LS50, 2v. a 4v. elektr. bat. nožičk. za cenikové ceny. K. Kováč, Olomouc 2.

484 Vyměn. kompl. souč. s kov. skříní a elektronk. na oscilograf. podle č. 2/46 za dobré hrající sít. přijímač 3 rozsahy. Schmalz, Bečov n. T. 422.

485 Prod. novou DLL21 (225—), starší dobrou DBC21 (190—), n. vyměn. za DCH21 a DF21. Voltm. rozs. 250 V ~ na rozvod. Ø 180 mm 500 K. Vl. Valigura, Prostějov, Lídičká 33.

486 Koup. DK21, RA. č. 2, 3, 1941, n. dám růz. elektr. i voj. ampl. n. souč. VI. Liška, Prostějov, Dolní ul. 32.

487 (Pokračuje na 4. straně obálky.)

## Ridi a za redakci odpovídá Ing. Miroslav Pacák


Tiskne a vydává ORBIS, tiskařské, nakladatelské a novinářské závody, národní pod. v Praze XII, Stalinova 46. Redakce a administrace tamtéž. Telefon číslo 519-41\*; 539-04; 539-06. Telegramy Orbis-Praha. ● „Elektronik“, časopis pro radiotechniku a obory příbuzné, vychází 12krát ročně první stupeň v měsíci (změna vyhrazena). Cena jednoho výtisku Kčs 15,—, předplatné na celý rok Kčs 160,—, na ½ roku Kčs 82,—, na ¼ roku Kčs 42,—. Do ciziny k předplatnému poštovné; výši sdělí administrace na dotaz. Předplatné lze poukázati v platném lístku poštovní spořitelny, čís. účtu 10 017, název účtu Orbis - Praha XII, na složence uveďte čitelnou a úplnou adresu a sdělení: předplatné „Elektronika“.

Prodavnice listu u Jugoslavii: „Orbis“, Beograd, Terazije 2.

Otisk v jakékoliv podobě je povolen jen s písemným svolením vydavatele a s uvedením původu. ● Nevyzýdané příspěvky vraci redakce, jen byla-li přiložena frankovaná obálka se zpětnou adresou. ● Za přivodnost a veškerá práva ručí autor; příspěvků. ● Otiskované články jsou připravovány a kontrolovány s největší péčí: autoři, redakce, ani vydavatel neprjíjmají však odpovědnost za event. následky jejich aplikace. ● Křížkem (+) označené texty zářadila administrace.

Příští číslo vyjde 10. srpna 1949.

Redakční insertní uzávěrka 23. července.

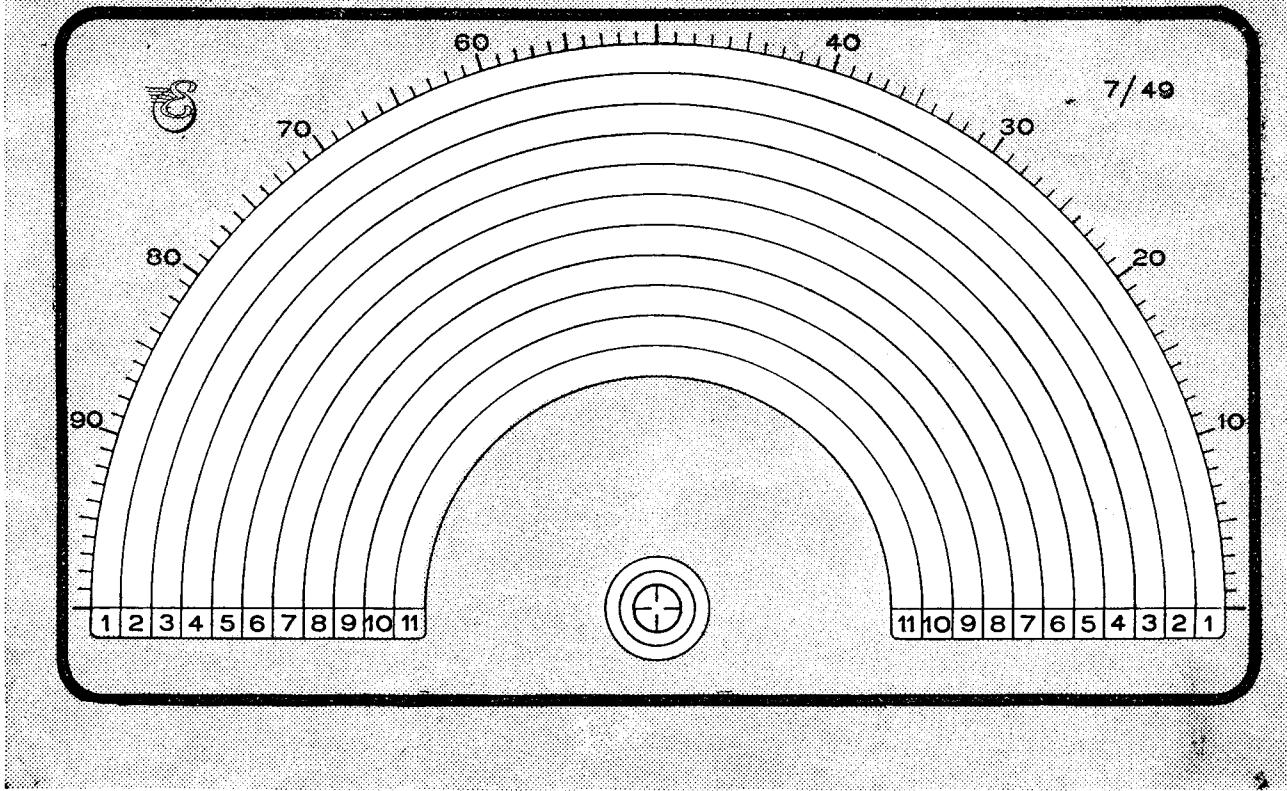

Stupnice ke KOMUNIKAČNÍMU PŘIJIMAČI (strana 158).

Prod. elektr. gramomot. s kryst. přenoskou (700), 4elektr. super „Rel“ s aku, b. elektr. (1500), měnič 2V/100 V (500), kříž. navij. (300), ampl. DKE (100), skřín (200), kond. 3×500 (200), sluch. (100), J. Krátký, Vrdy č. 93 u Čáslavě. 488

Prod. kryst. mikr. holand. stříš. kab. chrom. stat. (2250), slim. Phil. Ia (1000), sluch. 2000 ohmů (150), dynam. buz. s výst. trafo, 20 cm (320), duál. kond. 2×500, amer. (100), nf trafo 20, 30, 50, B. Fajman, Sobotín. 489  
Vyměnění DCH11, DC25, EL12, 100%, pot. DDD11, DDD25 i jednotlivě. E. Kazda, Jihlava, Třebízského 18. 490

Prod. v. síř. trafo, prim 120, 220 V, sekund. 2×300 V, 4, 6,3 V, 60 mA po 280, 100 mA po 350, chassis pro 2lamp. přij. po 15, reprod. Ø 20 cm po 240, stojan na letov. Vineme vešk. trafo podle přání. Vyžád. si nezávazné nab. R. Dörl, Černice u Loun. 491

Pred. super. súpr. Efona (820), elmot. 24 V/350 W (350), trafo 180-240 V/4-5 V-31 A (700), vše nové, nepouž., 1 blok, kond. 6 μF, 2×2 μF, 3×0,1 μF, 220 pF a 500 pF (50), elektr. REINS1204 (50), n. zaměn. za movom. II al I, přip. doplat. Kúp. elmot. 220 V/250 až 500 wattů na st prúd. Vl. Ciglan, Pukanec, okres Levice. 492

Prodám WR 1/P (300), žel. jádra (30), se-leny (100), DuS 1 (1500), elektr. E (160), P2000 (150), P35 (200), x-taly (350), M. Tůma, D. Rokyta u Mn. Hradiště. 493

Prod. 9elektr. kom. super, osazen: 2× EF11, 3krát EF1, 2krát EF14, EBF11, EL11, AZ1 8700, EG9-4 Valvo, O. Mikula, Varnsdorf IV, Poštovní 1140. 494

Vymen. bezv. malo použ. UCL11, UCH11, UY11 (320) za DF22 a DL21, přip. kup. pred. Mila Pliešovsky, Diviaky 111, u. Turč. Teplice. 495

Prod. 7A7 (160), RL12P10 (210), RL2,4P3 (150), nf trafo 1:1 (90), duál Tesla (195), triál Tesla (290), trafo 220 V, 2×300 V/75 mA, 12,6 V/2,5 A (370), též vymén. za mf trafo, vf kabílk a j. Voj. J. Veleta, Plzeň, pošt. schr. 165. 496

Koup. elektr. RGN1064, RES164, AF7, VY1, VL1, VF7, nebo vyměn. za elimin. J. Zeman, Homole 59, p. Poříčí u Č. Budějovic. 497 Prod. hledané elektr. LD1, LB8, EF14, a pod. za 3800, Kčs i jednotl. Podrob. seznam zašlu (známku na odp.). J. Tvrzinsk, Vítkov II, p. Chrastava u Liberce. 498

Za nový KK2 dám nový DL11, RBC1, KDD1, KC3, kúpím a dám viač nov. RV12P2000, kup. EF8, EF6, EL3. V. Zbornák, Smolník číslo 121, Slovensko. 499

Vyměn. elektr. 1234, 924, 1204, 4004, E15 nové za AL5, AL5/325, Kc1, RV2P, 800, KL1, DL21, neb DL25, DL11, DCH25, DCH11, Matula, Znojmo, Michalské n. 3. 500

Vym. univ. měř. aparát Siemens a bater. elektr. za náram. hodinky, neb vyssavač, J. Zmeškal, Praha XII, Americká 13. 501

Koup. měděný smalt, drát růž. sily. Těž mož. výměna za radioamatér. Každě množství. Radiomete. Dörl, Černiče u Loun. 502

Prod. el. RL2P3, EV2P800 (po 150), síť. tr.: 0-4, 0-4,6, 3,2 × 300, 60 mA (po 300). 0-4, 0-4,6, 3,2 × 300, 120 mA (po 400). Koup. RL12P10. Z čís. 6 pro množ. dop. nem. všechny zodpov. K. Jirgala, Sokolnice 183 u Brna. 503

Pred. 1 odr. kond. 2 × 0, 5 μF (40), 2 un. krátký, cievky (50), 1 prep. 20 pól. lub. pol. menit. (80), 1 plech. kryt. 32 × 20 × 13 cm (30), 1 výstup. pre RV12P2000 2 × 12 000 ~ (150), vše nov. nepouž., 1 sluch. 2 × 4 Ko (90), 1 repr. Ø 15 cm b. membr. (80), 1 konc. triodu P414-4V (60), V. Ciglan, Pukanec, okr. Levice. 504

Prod. lev. víc. selenu 220 V 70 mA (65), 200 mA (75), a 300 mA (95), odp. mřust. H + B 0,5 ~ 1M (2800), 2 let. kukly (800), a kompl. let. přistr. s 3 m přij. (osaz. 7 × P2000, D60, 2 × LD1, LS50) nové P2000 (90), autradio 6V, mřid. Ø 110 mm, = 0,25 A, 0-100 A, 0-26 V, 0-130 V (po 200). O. Hajný, Praha XII, Moravská 5. 500

Prod. elektr. NF2, KC50, VCL11, 150A2, LV5, 4378, KF1 (po 120), LV13, LS50 (po 500), LS4, STV280/40 (po 280), B2042, LK-Objednejte obratem u firmy:

Slovenské nakladatelství  
J. NEZBEDA, UH. HRADIŠTĚ

Vychází jednou za měsíc. Vydává a tiskne Orbis, n. p. Redakce a administrace: Praha XII, Stalinova 45; tel. 539-04-06. Nov. sazba povolená čís. IA-Gre-237-OB-49. Dohledací poštovní řád 025.