

# Elektronik

Časopis pro radiotechniku a obory příbuzné

11

Ročník XXVIII • V Praze 2, listopadu 1949

## OBSAH

Z domova i z ciziny . . . . .	240
O nových metodách přenosu . . . . .	242
Elektrolytická oxydace hliníku . . . . .	244
Použití „nového způsobu“ k vyvažování superhetu . . . . .	245
Cejchování pomocného vysílače . . . . .	245
Nová zapojení pro amatéry vysílače . . . . .	246
Uvádění do chodu a opravy, II . . . . .	248
Zkoušec elektronek . . . . .	250
Malý a prostý superhet . . . . .	254
Nová úprava kroku u křízové naviječky . . . . .	257
Trubky a pozouny . . . . .	258
Pomocný vysílač s vestavěným ssacím obvodem . . . . .	260
Z redakční pošty . . . . .	261
Nové knihy, Obsahy časopisů . . . . .	262
Koupě — prodej — výměna . . . . .	XLIV

## K návodům v tomto čísle

Odskoček štítku a všech výkresů pro zkoušec elektronek, ve skut. velikosti za 45 Kčs, samotný štítek 15 Kčs, pošt. výlohy 2 Kčs, zaslá red. t. l.

## Chystáme pro vás

Superhet s třemi rozsahy, pásmovým laděním na krátkých vlnách a vf zesilovacím stupněm • Dokonalý superhetový konvertor pro 56 až 60 Mc/s • Nová účelná pomůcka pro zkušební montáže • Odmagnetovač hodinek a nástrojů • Zajímavá zapojení měřidel • Další doplňky k ssacímu způsobu měření L a C, a ke zkoušení elektronek.

## Z obsahu předchozího čísla

Superhetový konvertor pro krátké vlny s pásmovým laděním a s jedinou elektronou, k připojení na každý běžný přijimač • Spínací hodiny (radiový budík) a dálkové řízení přijimačů • Moderní přijimače pro ultrakrátké vlny • Zesilovač s uzemněnou anodou jako negativní odpór • Prohlídka PVV • Zajímavá zapojení.

**V** podstatě tak, doplněna někdy slibkem „vlastně“, zněla otázka nikoli vzdácná, s kterou se některí čtenáři obrátili na redakci t. l., zaměňujíc se jeho jménem za Elektrik nebo Elektrotechnik tak trochu na protest proti novému názvu, který jim nebyl srozumitelný a proto se jim needl oprávněný. Chceme-li onu otázku formulovat výrazněji, můžeme ji snad v dobré shodě s našimi tazateli vyslovit tak: bylo účelné zavádět nové, ozdobné slovo elektronika pro obor, jemuž dotud dobré vyhovoval pojem radiotechnika? Tím je původcem nového označení vyslovena nedívka, že spíše než nový, souborný výraz hledali nové reklamní heslo, a část toho provinění si v obotech posuzovatelů vysloužilo i vydavatelství Elektrotechnika. Té části čtenářstva, která v novém pojmu nehděla povrchní pohnutky a zná je dosti dávno i s odůvodněním z četby i vlastního úsudku, se předem omlouváme za obhajobu pro ně zbytečnou. Jak se ukázalo, potřebuji ji však i čtenáři nikoli primitivní.

Vratme se nakrátko ke zrodu elektrotechniky, do minulého století asi mezi vznik výkonnějších galvanických článek a dynamo-elektrického stroje. Vývojový sled byl zhruba ten: telegraf, telefon, ovládkovka, žárovka, motor. Z něho vidíme, že to, čemu říkáme technika slabých proudů, předchází elektrotechniku proudů silných. Důvod toho není o nic větší než počáteční slabé zdroje elektřiny, které omězovaly pokusy i vývoj na slabé spotřebiče. Od chvíle, kdy se roztočila kotva prvního dynama, nebylo toho omezení, a objev žárovky spolu s nároky rozvinutého průmyslu způsobil, že pak se technika silných proudů rozvíjela nápadněji a zabrala v hospodářském profilu světa rozlohu mnohem větší. Ani nový komunikační způsob, jiskrová telegrafie, nezměnil stav, i když okouzlila svět svou na pohled nadpřirozenou podstatou nehmotného působení na dálku. Nepodařilo se ani de Forestově triodě, bezdrátové telefonii a rozvíjejícímu se rozhlasu, aby s elektrotechniky slabých proudů vytvořily víc než pouhou odnož klasické silnoproudé elektrotechniky. Jí presentovaná fyzická energie a všecky její formy využily prostě víc nežli nejrovinatější metody telekomunikací. Děle než do polovice třicátých let neměla pražská technika samostatný ústav radiotechnický — aspoň jeden doklad za mnohé k tomu, co jsme povíděli.

Slaboproudá technika oněch dob měla za náplní to, čemu se říká telekomunikace, to je telegraf, telefon s odnožemi (přenos obrazů) a rozhlas s televizí, jejichž obor shrnulo už dříve slovo radiotechnika. Kdyby bylo účelem pojmu, aby už skladěbně vystihovaly svůj obsah přesně, pak by toto slovo sotva obstalo. Je odvozeno z latinského *radius*, *prapsek*, a je známo, že častěji než o paprsku jde v radiotechnice o kmitání a vlnění, základ značně vzdálené od nejvýraznější vlastnosti paprsku, kterou je absolutní přímota v astronomickém měřítku. Nemáme ovšem takovou námitku proti vztěmu a nejvyšší užitečnému pojmu radiotechnika, stejně jako nevytýkáme slovu silnice, že dopravní tepna má mnohé výraznější charakteristiky než „silu“, od níž pojmenování zjevně pochází.

Má-li být však radiotechnikou označován celý dnešní obor okolo elektronek, je nutné rozvážit, v čem je jeho těžiště. Je patrně dosť lidí, kteří je bez vzdálené umísti právě do telekomunikace, a všecko ostatní, kde „pohyb elektronů ve vakuu“ hraje nějakou úlohu, významově znehodnotí slovem atakdale. Právě v tom je rozporek. Telekomunikační principy, využívané elektronikami a resonančními obvody, dnes už zdaleka nevyčerpávají kvantitativní a kvalitativní většinu významu elektronek, a ríká-li se, že „elektrotechnika má budoucnost“ s přesvědčením, že jest ji hledat v radiokomunikaci, tedy to je tak neúplné, že to skoro není pravda.

Ovšemže rozvoj radiotechniky ukazuje perspektivy tak růškající netušené, když nebudou domácnosti a snad ani jednotlivce bez přijímače zvuku i obrazu, když zadráž-

## Co je elektronika


tování prostoru nad i pod zemským povrchem zastoupí nehmotná síť individuálních učiv telefonu, zabezpečovacích a navigačních přístrojů. Patří však do telekomunikací ony stále se rozrůstající obory používající elektronek k řízení strojů, které se zatím jeví jako servomechanismy více méně primitivní, ale v nízkých vzdálenostech už dnes ční ze strojů takřka organismy, a budou v dohlednu zastávat funkce stále významnější! Domníváme se, že to už nejsou komunikace, stejně jako se od tohoto oboru už příliš vzdály radar a jeho různé odměny, přístroje pro analýsu a synthesu řeči, elektronické přístroje počítací a nesmírně významné přístroje pro napodobení činnosti nervů a mozků.

To všecko, a snad mnohé jiné přístroje, souvisí s radiotechnikou jen využitím elektronek, jak víme mnohem rozsáhlejším než v telekomunikacích, nemůžeme je však už pokládat za pouhou odnož malého rozsahu a významu, neboť opak je pravda. Výnam telekomunikací byl už prokázán a formuloval, zatím co způsob, kterým ostatní elektronické přístroje pozmění tvář světa, můžeme zatím jen tušit. Bud jak bud, už dříve píšem rámec pojmu radiotechnika. Proto bylo nezbytné vytvořit pojmem říši, který by obsáhl celou členitou a rozsáhlou techniku, využívající elektronek a tím je právě elektronika.

Elektroniku a radiotechniku mají podobný vzdějemný vztah jako slova budova a místnost; toto má význam užší, ono širší, a nic nevadí, že budova vznikla až když původní úzký obor dostal, a záčasti sám zrodil řadu oborů dalších. Námitku, že by výsledek měl zachovat pojmenování původního oboru, můžeme vyvrátit poukazem, že je sotva co původnějšího než elektronika a elektron, neboť ty jsou základem jak radiotechniky, tak novějších oborů. — Pokud jde o pojmenování tohoto časopisu, sotva je oprávněné napadat název, kterým vystihuje svůj obor, už dříve rozšířený mimo meze amatérské radiotechniky.

Slovo elektronika není tedy pouhým libivým štítkem, efektivně přeplňujícím uzavřené, konservativní dílo s vyhovujícím názvem starším. Je to souborný název, se vzácnou všeestranností vystihující nový rostoucí obor prvkem nejpodstatnějším; je také ohebný a snělý, a je proto na svém místě plně oprávněn.

P.

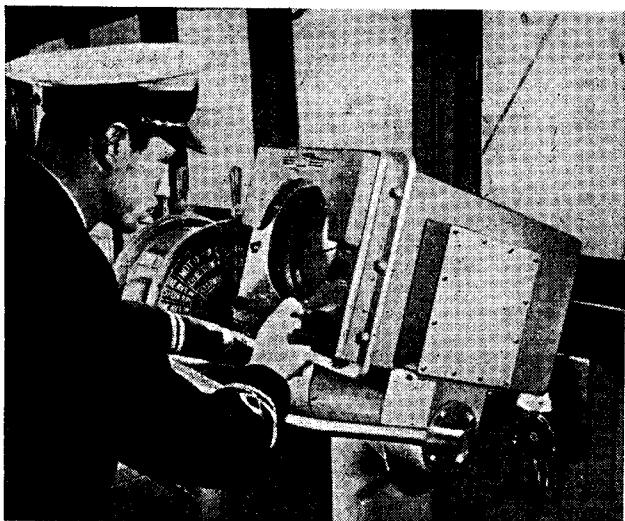

## Zakladatel školy sovětských radiotechniků

Letos 17. července uplynuje 10 let od smrti akademika Michaila Vasiljeviče Šulejkinu, vynikajícího učence, s jehož jménem je nerozdilně sdržen rozvoj sovětské radiotechnické vědy. V r. 1914 publikoval svou práci o použití v generátoru pro radiofonní vysílání, a jako první dovodil početné existenci postranních pásem při modulaci nosné vlny. Na počátku první sovětské války objasnil záhadu, která tehdy tisíce radiovou službu ruského i anglického lodi, proč totiž nemířily signály německých lodí. Projevil názor, že Němci používají netluměných kmitů, tehdy ještě málo známých, a jeho domněnka byla brzy potvrzena. Po Rjánové revoluci začal pracovat jako učitel, a založil první školu pro radiotechniky; vůdčí zásadou mu bylo spojiti vědu s prací k prospěchu obou stránek tvorení, zejména v tom smyslu, aby vše bylo usilovně hledáno praktické využití nejnovějších objevů teoretických. Tento zámr s vnesl škole Šulejkinové mnohý pedagogický i praktický úspěch: její žáci jsou dnes vynikajícími odborníky na nejvyšších místech SSSR. — Theoretická práce Šulejkinova byla mnohostranná. Vytvořil teorii linek, formuloval základní poznatky o šíření přízenní vlny, o šíření vln kreditních a elektromagnetických vln vln. Prispěl k teorii anten, elektronek a jejich použití. Byl autorem prací o historii ruské radiotechniky, redigoval vrcholný odborný list „Radiotehnika“, byl recenzentem mnoha učebnic a vědeckých děl z oboru. Obsáhlá byla i Šulejkinova činnost v Akademii nauk SSSR. Spolu se skupinou vědců řešil otázky bezpečného spojení radiového na velké vzdálenosti, a vypracoval plán rozvoje radiokomunikace v 3. pětiletce. Šulejkin byl největším pracovníkem v radiotechnice své doby a vynikajícím vědecem a specialistou. (Volně podle V. Šamšura, Radio 6/1949, přeložila V. B.)

## Moderní zkoušky trvanlivosti

Rozšíření radiotechnických přístrojů, nejenom přijímačů, ale i sdělovacích a zaměřovacích souprav a vědeckých přístrojů atd., po celém světě s teplotami mezi +50 a -40° C, s rozmanitými stupni vlhkosti nebo sucha, s obtížnými pracovními podmínkami, co do ofesu při transportu, zejména s častým a rychlým střídáním podmínek pro přístroje v letadle, vynutily si nové přísné zkoušky typové i ku-

**MODERNÍ NAVIGAČNÍ MÉTHODY A PŘÍSTROJE** podstatně daleko přesahují někdejší kompas a sextant. K doplňkům na principu radaru, o kterých zde již byly referaty, přistupuje tento obrázek, znázorňující prostý radarový přístroj, vyrobený firmou Raytheon, na švédském parníku Drottningholm. Jeho obsluha je snadná, neboť počet ovládacích prvků je omezen na minimum, a k montáži celého přístroje s otocnou antenou je zapotřebí jen tří dnů. Přístroj prozrazuje překážky v plavbě a činí ji rychlou a bezpečnou.

sové už během války. Ve zkratce je postup zkoušení asi ten: 16 hodin suchého horka, ofes 8 minut, pak 16 hodin horka ve vlhké, mráz -40° C po 6 hodin, a ještě za studena zase 8 minut ofes. Cyklus vlhké horko — mráz se dvakrát opakuje tak, aby mezičím přístroj přešel do normálního stavu. Konečně se vzory zkouší vystavením umělému tropickému podnebí na 84 dny. — Součástí a přístroje pro mírná pásmá mají sice životní podmínky i zkoušky mimořádně, i naši opraváři mohli by však předložit nejeden doklad o tom, jak téměř tropické horko, vlhko a všeobecná nečistota mohou působit i na přístroj daleko od rovníku.

## Ultrazvuk spájí hliník

Každému je známo, že hliník není možno spájet obvyklými metodami, protože na jeho povrchu se okamžitě vytvoří tenká vrstva kysličníku, která zabraňuje přilnutí pásky. Žádné čisticí prostředek nemůže tuto vrstvičku rozpustit. Zavedeme-li však do letovaného místa ultrazvukové kmity, poruší kysličníkovou vrstvu a potom můžeme letovat obyčejnou cínovou pájkou a obyčejnou „pastou“. Malé a laciné zařízení, které dodává potřebnou ultrazvukovou energii do spájeného místa, vyrábí britská společnost Mullard (pobočka Phillips). (Radio Electronics 49/červen/8).

## Magneton moderním krysařem

O zajímavém použití svého magnetofonu dověděla se fa Webster od majitelů obchodního domu ve Vancouveru. V domě se rozmožily krysy a působily velké škody na zboží. Jistý člověk dal chytit několik krys a přinutil je, aby vydávaly bolestivé skřeky. Tyto skřeky zachytily mikrofonem a nahrály na pásek. Když byl tento skřek přehráván rozhlasovým zařízením v domě, celá záplava krys se snažila uniknout z budovy. Předpokládaly asi, že v budově horí. Aby si ověřil tato fakta, chytil týž experimentátor několik samiček a nahral

jejich křik. Při přehrávání vylézali samičkové z dér a utíkaly k nejbližšímu reproduktoru, kde byly potom hromadně hubeny. Je tedy zvukový záZNAM krysařem z Hameln v nové, věrohodnější podobě. (Radio Electronics 49/červenec/41). —rn—

## Vysokofrekvenční ohřev


Využití vnitřní vodivosti látek, ať dokonalých vodičů nebo více méně dokonalých isolantů k jejich ohřívání přímým indukováním ze zdrojů energie o vysokém kmitočtu, je jistě z novinek, které postupně změní dnešní tvářnost mnohých složek průmyslové výroby. Nejenom účelné žihání a kalení, které je tímto způsobem možné rychle, s malou spotřebou času a energie, a velmi vhodné co do místa a hloubky působení, ale i vyhřívání látek polovodičových a nevodivých. Použije-li se zdroje s kmitočtem tak voleným, aby spadl do oblasti, kde zpracovávaná látka má podstatné dielektrické ztráty, je možné vyhřívat na př. bakelitové i jiné lisovací směsi a usnadnit lisování, nebo při lisování vyhřívat na př. překližkové díly a dát jim tvar složitější mnohem snáze a rychleji a s menším nákladem, než obvyklými způsoby. Velmi významné je dielektrické ohřívání v oboru náhradních hmot, které se jistě stanou hmotami výchozími v budoucích průmyslových metodách. Z odpadků dřeva a tvrditelných pryskyřic je možné vyrábět tvrdé, lesklé, vlhkem netrpící a dokonale rovnoměrné desky, tyče i hotové tvary, mnohem výhodnější než levná surovina, z nichž vznikly, a podobná metoda jistě dá vznik umělé kůži, lepence zlepšených vlastností atd. Tak se ponechává využívat i třísky a odpadky cenných surovin, a třeba jejich zdroje budou nároků pokračující civilisace vyčerpávány stále hlouběji, vzniká současně způsob jejich podstatné úspory a zhodnocení.

## Vyznamenání floridským amatérům

Floridský senátor L. F. Boyle prosadil v místní legislatuře zákon, podle kterého amatér-vysílači státu Florida mohou na automobilce místo obvyklého čísla mít svou volací značku. Tím se vyjadřuje věděnost amatérům, kteří za posledních živelných pohrom na Floridě prokázali cenné služby při záchranných pracích. (Radio-Electr. 49/červenec/8). —rn—
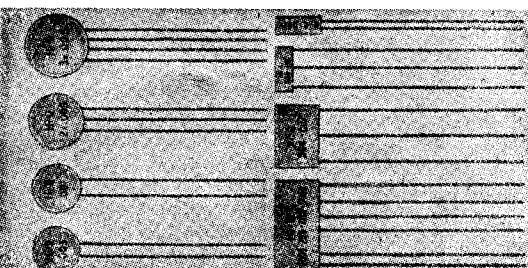
## Keramické kondensátory v USA

Připojený obrázek je dokladem, jak keramické kondensátory s dielektrikem ze sloučenin titanu získávají půdu v Americe, a jak byly zdokonaleny proti úpravám německým. Kondensátory na snímku jsou zmenšeny asi na polovinu skutečné velikosti. Kotoučkové mohou být jednotlivě v rozmezí 1 až 10 nF, dvojitě (2krát 1 až 2krát 5 nF) nebo 5krát 1,5 až 3krát 2 nF) se společným zemním vodičem. Obdélníkové mají kapacitu omezenou jen rozdíly destiček nebo jejich svazků, mohou být seskupovány po několika, a nemusí mít společný vodič. Kombinace usnadňuje výrobu přístrojů, zjednoduší spájení a zmenšuje rozdíly. Výrobce: Electrical Reactance Corp., Franklinville, N. Y.



# I Z CIZINY

## Nové elektronky


Raytheon uvedl na trh novou subminiaturní bateriovou pentodu, která přes nízké anodové napětí 45 V a malý anodový proud 3 mA se využívá strmostí a zesilovacím činitelom (tedy i vnitřním odporem) standardním síťovým elektronkám typu 6J7 (jako EF6). Její strmost je 2 mA/V, zesilovací činitel 1 800 a vnitřní odpór 0,9 MΩ. Elektronka je o málo větší než subminiaturní typy, známé z proximit Fuse, skleněná baňka má však kovový stínící kryt a žhavení je 1,25 V/100 mA. S touto elektronkou lze sestavit skutečné kapacní přijímače se stejnou citlivostí jako síťové.

Zajímavou elektronku pro vysílače v meteorologických balonech, pracující na kmitočtu 1680 Mc/s, vyuvinula RCA. Je to trioda, nesoucí označení 5794. Elektronka má planparallelní elektrody, známé z t. zv. „majákových“ elektronek (light-house tube) a je vestavěna do kovového válce, který současně tvorí dutinový resonátor mřížkového a anodového obvodu. Má proto kromě běžných přívodů k elektrodám také koaxiální vývod pro připojení antenního káblu s impedancí 52 Ω. Přesný kmitočet se nastavuje šroubem, který zasahuje do dutinového resonátora mřížkového obvodu a je vyveden na straně elektronky.


Dvojitá trioda se značnou strmostí a malým vnitřním odporem je nejpoužívanější elektronkou při práci s ukv, jak na přijímací, tak na vysílači straně. Dosud byla pro tyto účely zhusta používána buď známá 6N7, nebo miniaturní 6J6. Nyní vyuvinula fa Tung-Sol dvojitou triodu 5687, která spojuje výhody obou jmenovaných. Je stejně malá jako 6J6, má tedy velmi malé kapacity a krátké přívody. Hodí se proto pro kmitočty do 1000 Mc/s a její výkon a strmost je současně větší než 6N7. Žhavení 6,3 V/0,9 A nebo 12,6 V 0,45 A, anodové napětí 120 V, proud 36 mA (pro každý systém) a strmost 11 mA/V. Vnitřní odpór je 1,6 kΩ a každá anoda snese trvale 4,2 W. Elektronka má novou devítitinožíkovou miniaturní patku. (Radio-Electr. srpen 49, str. 27, Electr. červenec 49, str. 32.) —rn—
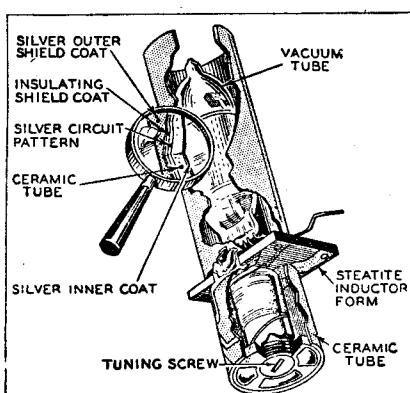
## Malé odpory s velkou zatižitelností

Fa Hardwick, Hindle, Inc., Newark, N. J. viny odporný pásek, mřížně zvlněný, na výšku na keramické tělesko, a ziskává odpory poměrně malých rozměrů s hodnotami 0,125 až 20 Ω, pro výkonu 155 až 420 wattů. Odpory mají při plném zatížení teplotu až 350° C. (Electronics, srpen 1949, 171.)



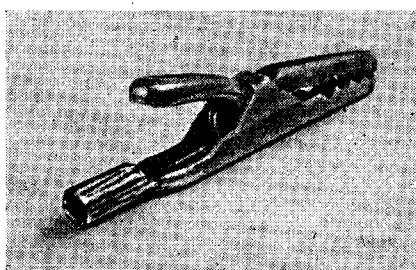**ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ** na folie k usnadnění práce reportérů všeho druhu. Po snadné výměně rycí přenosky za snímací dovoluje přehrávat pořízené záznamy. Nicméně se i nejmodernější přístroj tohoto druhu sotva využívá soudobým záznamovým aparátům páskovým.



## Připojovací skřipce

se odedávna vyráběly tak, že obě využívané čelisti byly spojovány nýtkem, na který bylo třeba pracně navlékat nejen obě části, ale ještě spirálovou pružinku. Jistý zahraniční výrobce nalezl však vhodnou úpravu výlisků, kde nejen nýtek odpadne, ale také sestavování je mnohem snazší: horní čelist prostřírá třímkem spodní čelisti, a do prostoru mezi oběma navlékneme pincetou nebo kliškami pružinku. JN

## Miniaturní mf zesilováč

Americký úřad měr a vah (National Bureau of Standards) byl vydán pověřen, aby využil vhodné součásti a zapojení pro miniaturní přijímače a vysílače. Velmi zajímavý mf zesilováč pro přijímače pro barevnou televizi se šíří pásmu 10 Mc/s a se ziskem 95 dB byl popsán v čas. Radio-Electronics (1949/září/38). Má 11 subminiaturních elektronek a je celý veliký 15×5×1,5 cm. Všechny odpory a kondenzátory jsou natíštěny na keramické trubce těsně obkloupující elektronku a cívka je nastříkána na malém steatitovém válci pod elektronkou. Doložování se provádí zvláštním železovým jádrem (viz obrázek). Keramická trubka je pokryta izolační vrstvou, která chrání a isoluje natíštěný obvod, a uvnitř i vně je postříkána souvislou vrstvíčkou stříbra, která tak tvorí dvojitě stínění elektronky, cívky i obvodu. Zdá se tedy, že zakrátko bude moct touto technikou postavit i televizní přijímač kapacních rozměrů. H.

Jeden stupeň subminiaturního televizního mf zesilováče. Silver outer shield coat = vnější stříbrný stínící povlak, Insulating shield coat = isolační vrstva, Silver circuit pattern = stříbrné (tištěné) součásti obvodu, Ceramic tube = keramická trubka, Silver inner coat = vnitřní postříbení. Vacuum tube = elektronka, Steatite inducer form = steatitový former pro cívku, Tuning = ladící (železový) šroub.

## Radiotechnické podniky v Polsku

V současné době existují v Polsku asi 1222 radiotechnické podniky, které se zabývají výrobou, opravami a prodejem radiotechnických součástek. Těchto podniků je v kraji poznačkem 175, který vede tímto počtem, za ním je kraj wrocławský se 159 a katowický se 155 závody. Samotná Varšava jich má 85. — V červenci 1949 se konaly v Poznani porady pracovníků těchto radiotechnických podniků, kteří jednali o soukromém obchodování v oblasti radiotechniky. ob

## MTI radar vidí pohyb

President Airborne Instrument Laboratory, Dr H. R. Skifter, oznámil, že se podařilo vyuvinout radar, který zaznamenává Jen po hýbu jíci s se předměty. Podle anglického Moving Target Indicator byl nazván zkráceně MTI. Tímto radarem se dají pohodlně kontrolovat letadla, letící nezko nadzemí (při přistávání), po hybuji se vozidla na zemi a p., anž ruší odrazy od pevných objektů (budov, věží, stromů atd.). Radar byl vyzkoušen na berlínském letišti a podle zpráv se znamenitě osvědčil. Jeho citlivost je taková, že zaznamená jdoucího člověka v lese. (Radio-Electr. 1949/červenec/9.) H

## Televizní přijímače Sylvania

Známý výrobce elektronek, fa Sylvania, oznámila, že v nejbližší době začne seřiově vyrábět televizní přijímače s obrazovkami 25 cm, 30 cm a 40 cm. V oznamení se praví, že jmenovaná firma uvádí své přijímače na trh až teď, protože musel být nejprve splněn obsáhlý program výzkumný, jehož výsledky značně zjednodušily a zlevnily přijímače, usadnily jejich obsluhu a učinily je tak spolehlivými jako dnešní přijímače rozhlasové. (Radio-Electr. 1949/červenec/10.) —rn—

## Počet posluchačů v Polsku

V srpnu 1949 měl polský rozhlas více než milion posluchačů, z nichž asi dva tisíce je osvobozeno od placení poplatků; jsou to většinou invalidé z poslední války. Při polském rozhlasu existuje kontrolní oddělení, které dbá, aby všechny přijímače byly hlášeny. Jsou-li zjištěny nepřihlášené aparáty, předepisuje černému posluchači pokutu ve výši šestiměsíčního poplatku a zanesou jeho jméno do seznamu předplatitelů; od té chvíle dostává každý měsíc složenku, aby zaplatil příslušný obnos. (Tento mřížný způsob likvidace „černých“ je možné vysvetlit zájemem polské vlády o přirůst účastníků.) vb

# O NOVÝCH METHODÁCH PŘENOSU

Klasické metody přenosu, mezi něž počítáme vedle amplitudové už i frekvenční modulaci stálé nosné energie, byly v nedávnych letech doplněny novými způsoby, které využívají krátkodobých pulsů s velikou okamžitou ale malou průměrnou energií, a umožňují přenos rychlý, obsažný a na značnou vzdálenost, který překonává rušivé vlivy neobvyklými principy. Jsou to nepochybnejší metody budoucnosti, a následující článek vysvětluje podstatu jejich možnosti.

**N**ové způsoby modulace (frekvenční a žpůsoby pulsové), daly popud k úvahám o nejvýhodnějším přenosu zpráv za přítomnosti šumu. Tak vznikla nedávno dosti rozsáhlá literatura [3, 4, 5, 6, 7], která doplňuje a rozšiřuje starší práce [1, 2]. (V hranačích závorkách odkazy a seznam literatury na konci článku.)

Pod pojmem „zpráva“ rozumíme v první řadě zprávu skutečnou (telefongrafie, telefonie, rychlotelegrafie, televize, různé údaje přístrojů atd.), úmyslně vysílanou z určitého vysílače po dráze, po kabelu nebo etherem a přijimanou přijímačem v jiném místě. Předpokládáme-li, že můžeme odstranit skreslení a poruchy vzniklé nedokonalostí aparatury (mikrofony, transformátory, zesilovače, modulátory, sluchátka, reproduktory atd.), zbývá v přijímači vždy ještě rušivý šum, o jehož přičinách a vlastnostech jedná práce [8]. Tento šum vzniká i na velmi dokonalých vedeních, tím spíše při bezdrátovém přenosu.

Obecně je účelem přenosu zpráv přenést nějaké napětí  $V(t)$  (na př. mikrofonní napětí), proměnné s časem a trvající dobu  $T$ . Aby zpráva byla srozumitelná, stačí, přenáší-li se jenom určité, omezené frekvenční pásmo (na př. pro telefonii, stačí pásmo 300 až 3000 c/s). Napětí  $V(t)$  můžeme podle Fourierovy poučky rozvěst v řadu [9]:

$$V(t) = \frac{1}{T} \cdot \int_0^T V(t) \cdot dt + \frac{2}{T} \sum_{k=1}^{\omega} \sin k \frac{2\pi t}{T} \cdot \int_0^T V(t) \sin k \frac{2\pi t}{T} dt + \\ + \sum_{k=1}^{\omega} \cos k \frac{2\pi t}{T} \int_0^T V(t) \cos k \frac{2\pi t}{T} dt \quad (1)$$

Kdybychom znali všechny integrály ve vzorci (1), byl by nám též přesně znám průběh napětí  $V(t)$ . Z těchto integrálů nepotrebujeme však pro srozumitelnost ty, které přísluší k frekvencím, ležícím mimo frekvenční pásmo, nutné pro srozumitelnost. Utlumíme-li tyto nepotřebné kmity vhodnými filtry, stanou se integrály, příslušející k témtoto nepotřebným kmítům, rovnými nule a zůstane jen  $2/T^*$  ( $f$  je šířka potřebného pásmá) integrálů nenulových. Známe-li tyto integrály, můžeme jimi popsat celý časový průběh  $V(t)$ . Můžeme tedy základní větu pulsového přenosu zpráv:

**K věrnému přenosu nějakého napětí,**

\* Odvození: Do pásmá  $f = f_{\min}$  až  $f_{\max}$  spadou dvojice integrálů ( $\sin$  a  $\cos$ ) pro kmitočty  $k/T = f_{\min}$ ,  $(k+1)/T = f_{\min}$ ,  $+ 1/T$  atd. až  $(k+n)/T = f_{\min}$ ,  $+ n/T = f_{\max}$ . Počet integrálů je  $2n$ ; přitom z posledních dvou výrazů plyne  $n = (f_{\max} - f_{\min})$ ,  $T = fT$ . Počet nezbytných určovacích výrazů je tedy  $2fT$ . (Pozn. red.)

trvajícího dobu  $T$ , které obsahuje jen kmitočty v pásmu širokém  $f$ , stačí  $2fT$  výrazin.

Pro praktické upotřebení této věty je nutno vhodně volit tyto veličiny, které musíme přenést, na př. tak, že dobu  $T$  rozdělíme na pravidelné úseky délky  $1/2f$  a napětí na koncích těchto úseků udává k přenosu nezbytné veličiny. V praxi se používá poněkud kratších časových úseků, tedy více veličin než uvedený nejmenší počet  $2fT$ . Při pulsové modulaci se tyto veličiny přenáší pulsy, modulovanými amplitudově, šířkově nebo polohově.

**Dr A. DITL**

Přesnost, s jakou se veličiny přenáší, bude patrně silně ovlivňována přidaným šumovým napětím. Zlepšit poměr signálu k šumu v přijímané zprávě bude možné jen zvětšením vysílací energie. Energii nelze však stupňovat neomezeně. Nelze tedy tím způsobem ani poměr signálu k šumu zvýšit nad určitou mez. Aby to přece bylo možné, je nutno volit jiný způsob modulace. Postupujeme tak, jako při měření v jiných oborech: měříme-li na př. průměr válice pravítkem s milimetrovým dělením, zjistíme 28,4 mm, přičemž jsme poslední desetinné číslo odhadli. Posuvné měřítko doplní tuto hodnotu na 28,35 mm, mikrometr naměří 28,36 mm. Délka se

okrouhlíme na 2; k určení je zapotřebí dvou číslic. Pro  $\log(1+S/N) = 100$  je to 3, pro 1000...4, atd. Jednička před poměrem  $\log(1+S/N)$  má za účel dávat jako výsledek nulu pro  $\log(1+S/N) \geq 1$ , kdy je vskutku počet přenesených zpráv nula.

Máme-li tedy uvedené napětí  $V(t)$ , trvající dobu  $T$ , a mající jen frekvenci v pásmu širokém  $f$ , vyjádřit čísla, potřebujeme k tomu

$$n = 2fT \log(1+S/N) \quad (3)$$

jednotlivých číslic.



V pulsové technice používáme místo desetinné soustavy čísel t. zv. binárního (dvojkového, dyadičkého) systému.

V desítkové soustavě má každý číselný řad 10 možných stupňů: 0, 1, 2, 3...9. V binární soustavě jsou jen stupně dva, a to 0 a 1. Podle toho je desítkové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8... vyjádřeno v binární soustavě:

$$1 \ 10 \ 11 \ 100 \ 101 \ 110 \ 111 \ 1000...$$

Obecně má v desetinné soustavě číslo  $n$  tolik číslic, kolik jednotek má numerus desítkového logaritmu čísla  $n$ , zvětšený o jednu. Nebo jednodušeji, kolik nul má nejbližší vyšší celistvou mocninu 10; na př. 5326; nejbližší větší cel. moc. 10 je 10 000, čtyři nuly = 4 čísla. V dvojkové soustavě má zase číslo tolik číslic, kolik jednotek má numerus logaritmu se základem 2 čísla  $n$ , vyjádřeného desítkovou soustavou, zvětšený o jednu, nebo jednodušeji: má tolik číslic na jaké cel. číslo musíme umocnit 2, abychom dostali číslo nejbližší větší (nikoli rovné). Dvojkový logaritmus vypočítáme z desítkového dělením  $\log_2 2 =$

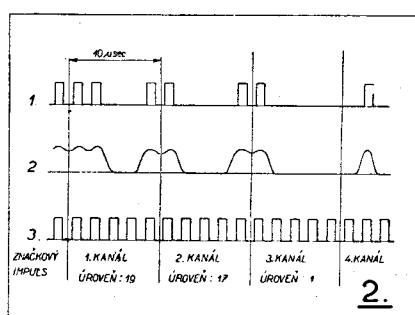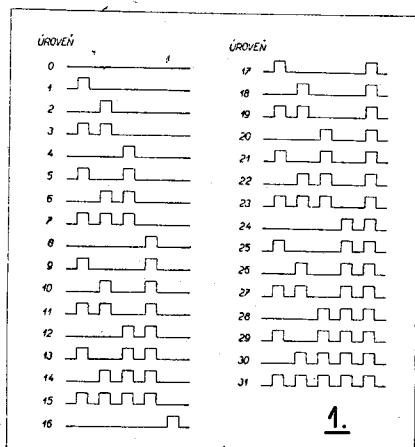Obraz 1. 32 úrovní a jimi odpovídající kombinace impulů. — Obraz 2. 1. impulsy vysílané vysílačem. — 2. impulsy přijímané (za vstupními a mfi filtru a za detektci). — 3. vrátkové impulsy v přijímači, které upraví impulsy 2. opět do tvaru 1.



$= 0,301 \dots$ , resp. násobením  $3,38 \dots$  Na př. k vyjádření čísla 1 potřebujeme:  $\log 1/\log 2 + 1 = 0/0,301 + 1 = 1$  místo, pro číslo 2:  $0,301/0,301 + 1 = 2$  místa, pro číslo 3:  $0,477/0,301 + 1 = 1,56 + 1 = 2,56 = 3$  místa, pro číslo 4:  $0,602/0,301 + 1 = 2 + 1 = 3$  místa, atd.


$$\text{Veličinu:} \quad (4)$$

$$H = \frac{2 f T \log(1+S/N)}{\log 2} = 6.66 f T \log(1+S/N)$$

nazýváme množstvím elementárních zpráv, které mohou být přeneseny. Na př. nějaké telefonní spojení (třeba radiofonní) je s to přenést frekvence od 300 do 2300 c/s a šum přitom činí 1 promile maximálního napětí. Toto spojení je tedy s to přenést za vteřinu 40 000 elementárních zpráv. Je-li poměr max. signálu k šumu 100, pak počet zpráv za vt. je 26 600. Pravíme-li, že systém je s to přenést za vt. 40 000 zpráv, znamená to, že číly průběh  $V(t)$  během této vteřiny lze vyjádřit jedním 40 000 číselným číslem v binární soustavě, nebo 40 000 čísel, z nichž každé může být tolko buď 0 nebo 1. Lze tedy přenos uskutečnit vysíláním jediného pulsu délky 1 sekundy, jehož amplituda se přenese s přesností  $1/40\,000 \cdot \log 2 \approx 1/12\,000$ , t. j. vysílaná energie musí být taková, aby na vstupu přijímače vznikl poměr signálu k šumu, rovný 12 000; anebo 40 000 pulsů, z nichž některé jsou vynechány (odpovídají nulám binární soustavy). V prvém případě bude šířka pásma několik cyklů, ve druhém případě je šířka pásma okolo 100 kc/s, přibližně dvoujnásobek 40 000, zato v druhém případě stačí, je-li na vstupu přijímače poměr signálu k šumu lepší než 2. Tento poslední způsob modulace je reprezentován kodovou modulací (PCM, pulse code modulation, pulse count modulation).

Při kodové modulaci je podobně jako při jiných způsobech pulsné modulace [10] celková doba vysílání dělena na čas. úseky, dlouhá 100–120 mikrosekund. (Podle toho je opakovací kmitočet pulsů roven  $1/100 \times 10^{-6} = 10\,000$ . Je to zhruba trojnásobek hodnoty 3 kc, potřebné pro běžný přenos telefonní.) Napětí na konci těchto úseků, které ovlivňuje u PPM (polohová modulace) polohu pulsu vzhledem k značkovému pulsu, je přenášeno v podobě binárního čísla, t. j. místo jednoho pulsu, jehož poloha je ovlivňována modulačním napětím, je připraveno na př. 5 míst pro脉sy. Podle hodnot binárního čísla jsou pak tato místa pro脉sy buď obsazena脉sy, nebo neobsazena. Na př. při pětimístném systému je napětí  $V(t)$  měřitelné v  $3^2 = 9$  stupních (úrovních), neboť podle toho, co jsme uvedli, můžeme pěti místy binárně vyjádřit až číslo  $2^5 - 1 = 31$ , t. j. 32 hodnoty včetně nuly. Podobně jako při měření s délkovým měřítkem, na kterém jsou vyryty jen milimetry, zaokrouhlujeme každou délku na celé mm, tak je i každá jednotlivá hodnota  $V(t)$  zaokrouhlena na celé úrovni. Každé úrovni odpovídá určitá kombinace pulsů na pěti místech, na př. podle obrazu 1. Tedy podobně jako při telegrafii každému písmenu odpovídá určitá Morseova značka nebo dálkopisná značka, tak při kodové modulaci každé úrovni v určitém okamžiku odpovídá určitá kombinace pulsů na pěti místech. Je-li vysílání vícekanálové, dává vysílač postupně pětimístnou skupinu pulsů

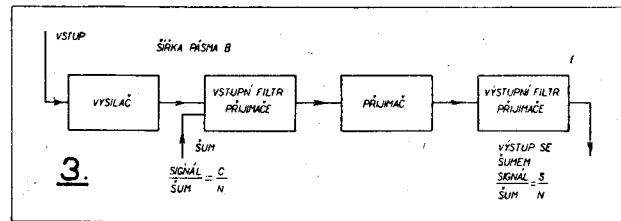Obraz 3. Obecné zapojení pro výklad přenosu s rozdílnou hodnotou signál/šum na vstupu a výstupu přijímače.



prvního kanálu, pak pětimístnou skupinu pulsů druhého kanálu atd. (obraz 1).

U kodové modulace stačí, je-li signál o tolik větší než šum, že šum nezpůsobí zahlašení pulsu, nebo neutvoří puls na místě, kde ve vysílané zprávě nebyl. Pak poměr signálu k šumu na výstupu přijímače nezávisí na poměru signálu k šumu na vstupu přijímače, a je dán jen nepřesností, s jakou byla změřena vstupní úroveň. Tato nepřesnost je dána počtem úrovní a počtem míst pro impulsy (tabulka v tomto sloupci dole).

Vratíme se k vzorci (4). Množství zpráv, přenesených určitým systémem, je úměrné času a šířce frekvenčního pásma. Tato skutečnost odpovídá známé zkušenosti, že množství zpráv (telegrafních značek, řeči, televizních obrázků), přenesené za dvojnásobnou dobu, je dvojnásobně atd. Je též patrné, že tyž program lze přenést s menším frekvenčním pásem, spokojime-li se s menším počtem přenesených zpráv za časovou jednotku. Na př. lze televizní obrázek přenést za 1/20 sec při šířce pásma 4 Mc/s; stejný obrázek jako faksimile se přenesne za vteřinu nebo déle s přiměřeným zmenšením šířky pásma. Poněkud složitější je závislost množství zpráv na poměru signálu k šumu na vstupu přijímače. Hlavně nás bude zajímat, do jaké míry lze rozšíření frekvenčního pásma vysílače spojit se zmenšením poměru signálu k šumu na vstupu přijímače, aniž se zmenší tento poměr na výstupu přijímače.

Uvažujme všeobecnou úpravu takového spojení (obraz 3). Množství zpráv na vstupu přijímače je podle (4)

$$H = 6.66 \cdot B \cdot T \cdot \log(1 + C/N) \quad (5)$$

$B$  je šířka pásma před přijímačem,  $C/N$  je poměr signálu k šumu na vstupu přijímače.

Množství zpráv na výstupu přijímače je:

$$H_0 = 6.66 f T \log(1 + S/N) \quad (6)$$

$f$  je šířka pásma nutného pro srozumitelnost zprávy,  $S/N$  — poměr signálu k šumu na výstupu.

V přijímači nemůže nová zpráva přibýt (zdrojem zpráv je jen vysílač; vše, co přibude jinou cestou než od vysílače, je s hlediska přenosu zpráv šumem), může se nanejvýš ztratit. Tedy:

počet pulsů	počet úrovní	šum
$n_2$	$\bar{n} = 2^n - 1$	
2	3	27 %
3	7	13 %
4	15	7 %
5	31	3,5 %
6	63	1,7 %
7	127	0,8 %
8	255	0,4 %
9	511	0,2 %
10	1023	0,1 %

Souvislost mezi počtem binárních pulsů, počtem úrovní a šumem.

$$H_0 \leq H_i \quad (7)$$

Dosazením (5) a (6) do (7) a snadnou úpravou vyjde:

$$1 + S/N \leq (1 + C/N) B/f$$

Je-li, jak obvykle bývá,

$$C/N \approx 1 \text{ a } S/N \approx 1 \quad (8)$$

platí:

$$S/N \leq (C/N) B/f \quad (9)$$

V ideálním systému by v rovnici (9) platilo rovnitko. Jak se lze tomuto ideálnímu stavu přiblížit, závisí na způsobu modulace a demodulace. Ideálnímu stavu se blíží kodová pulsová modulace. U amplitudové modulace s jedním postranním pásmem je

$$B = f \text{ a } S/N = C/N$$

Frekvenční modulace zlepší poměr signál/šum asi tolikrát, kolikrát se zvětší šířka vysílaného pásma proti nf pásmu. Tedy pro frekvenční modulaci platí:

$$S/N \leq B/f C/N \quad (10)$$

Poněvadž platí (9), je frekvenční modulace méně účinná než kodová modulace, zejména při velmi rozšířených pásmech a při velmi kvalitním příjmu (velké  $B/f$  a velké  $S/N$ ).


Abychom mohli názorně porovnat různé způsoby přenosu, vypočítejme charakteristické hodnoty pro čtyři případy, modulaci amplitudovou; frekvenční; kodovou s dvěma impulsy po 32 úrovních; kodovou s 10 impulsy binárními. Všechny mají stejný přenosový výsledek, ale potřebují různá pásmá a různý výkon.

Požadujme pro příjem rozhlasu přenos s poměrem signál/šum na výstupu přijímače 1000. Pak při amplitudové modulaci je potřeba, aby poměr signál/šum na vstupu byl také 1000; šířka pásma vysílače je dvakrát šířka nf pásmu. Potřebný výkon v anteně označme 1000.

Při frekvenční modulaci s pětkrát rozšířeným pásmem vysílače potřebuje přijímač na vstupu poměr signál/šum jen 200. Potřebná energie vysílače tedy postačí také pětkrát menší. To plyne ze vztahu (10).

Při kodové modulaci s dvěma pulsy, z nichž každá má 32 úrovně, takže poměr signál/šum na výstupu přijímače 32<sup>2</sup> = 1000, stačí energie vysílači 32krát menší; neboť na vstupu přijímače postačí poměr signál/šum rovný nebo větší než 32. Šířka pásma je asi 18krát širší než nf pásmo. Pro jeden puls potřebujeme zhruba trojnásobnou šířku pásma (viz dříve);脉sy jsou dva, t. j. 6×; aby nesplývaly, musí mít mezi sebou rozestup aspoň 3 : 1, t. j. další trojnásobné rozšíření, které dá výslednou šířku pásma 18krát větší než při telefonii.

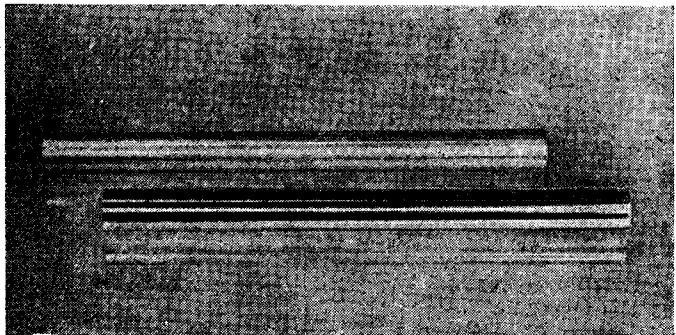Při kodové modulaci s 10 binárními pulsy stačí energie 500krát menší než u amplitudové modulace, neboť poměr signál/šum na vstupu přijímače stačí 2, t. j. 500krát méně než původní hodnota 1000.



**Úkázka eloxování:** vpředu vyleštěná trubka z duralu, za ní trubka týchž rozměrů, eloxovaná. Vysoký, choulostivý lesk nahradila matná odolná vrstva.

E. PROKOP

## ELEKTROLYTICKÁ OXYDACE HLINÍKU

Nejednou se dotazovali čtenáři t. l. na podstatu t. zv. anodické oxydace, jmenované krátké eloxování, a zhusta používané při moderném zpracování hliníku a jeho slitin. V následující statí se zájemci seznámí jak s účelem a podstatou tohoto procesu, tak s možnostmi jeho využití v omezených poměrech domácí dílny.

Přesto, že výborné mechanické, fyzikální i chemické vlastnosti hliníku a jeho slitin jsou odědávna známy, nebylo jich plně využíváno, dokud nebyl nalezen způsob spolehlivé povrchové ochrany těchto kovů. Hliník se sice na vzduchu pokrývá samovolně vrstvou stálého a odolného kyslíčku, ta je však tenká a naopak, jak je také dobré známo, ztěžuje aplikaci některých ochranných způsobů, jako je galvanické pokovení a j., a také spájení címem. — Hliník a slitiny jsou sice na vzduchu poměrně stálé, přece však delší účinky nebo agresivnější atmosféra porušují vzhled i mechanické vlastnosti dost podstatně, a ani lakování holého povrchu není trvanlivé.

Bylo zjištěno, že nejlepší povrchovou ochranou je uměle vytvořená vrstva kys-

sférou i mírným otřáním, dovoluje trvanlivé barvení, dobře váže lak a přináší i jiné výhody.

Známe dvojí způsob povrchové oxydace hliníku a jeho slitin:

1. chemické oxydování (bez použití elektrického proudu; na př. známé moření v louhu).

2. elektrolytické (anodické) oxydování, (s použitím elektrického proudu).

O těchto způsobech vznikla zhruba od let třicátých dodnes rozsáhlá odborná literatura a téměř nepřehledná řada patentů. Recepty a návody se liší složením lázně, její teplotou i ostatními detaily. U nás je nejrozšířenější systém *eloxal* a jeho obměny, *eloxal GS*, *GX*, *WG* atd., t. j. německý systém. Západní státy používají systém *aluminate*. Bez ohledu na způsob vytváření oxydu se u nás vžil název „*eloxování*“.

Vrstva, chránící kov, je v podstatě *kyslíčník hlinity*, který je také podstatou nerostu korundu, tedy látka mimořádně tvrdá (9 Mohsovy stupnice). Volbou vhodného způsobu lze získat buď vrstvu velmi tvrdé, které má chránit předměty proti poškrabání, anebo vrstvy měkké a půrovnitelnější které jsou schopny přijímat impregnaci látky, vázat event. lakovou vrstvu, nebo barvivo, které kovu dodává pěkný vzhled.

Zmínili jsme se, že se ryzí hliník na vzduchu ihned okyslíčuje; vzniká slabá ochranná vrstvička (asi  $0.2 \mu = 0.0002$  mm),


která v suchém prostředí dostatečně chrání kov před další korosi. Chemickou cestou lze tuto vrstvu zesilit desateronásobně, ( $2 \mu$ ), kdežto elektrolyticky až na stotisobek ( $20 \mu$ ). Protože nejlepší vlastnosti má silná vrstva, používá se nyní výhradně eloxování.

Elektrochemický proces v příslušném vodném roztoku probíhá takto: Na kovové nerozpustné kathodě uniká vodík a na anodě, kterou tvoří hliníkový předmět určený k eloxování, stoupá alkalita koncentrováním hydroxylového iontu OH ( $\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H} + \text{OH}$ ). Postupem elektrolyzy utvoří ionty OH na anodě povlak nerozpustného hydroxydu hlinitého. Ten klade proudem odpor a tím se vrstva ohřeje, odvodní, čímž nastává proměna hydroxydu na kyslíčník hlinity. Protože tento proces nastává postupně na povrchu předmětu, je vznikající vrstva nerozlučně spojena s kovem a nemůže se od něho odložit. Je také patrné, že oxyd vzniká vlastní kovové podstaty. Tím je vysvětleno, proč při eloxování povrch sice z počátku nabývá, ale poté se vraci na původní rozdíl a delší procesem dokonce ubývá. (Rozdíl proti galvanickému pokovování; obrázek 1).

Pro jednoduché praktické eloxování použil jsem okysličování v prostředí kyselelého sírového. Jako proudového zdroje lze použít transformátoru, který dodává 20 až 30 V. Množství proudu závisí na velikosti povrchu oxydovaných předmětů. Nejlepších výsledků jsem dosáhl s proudovou hustotou 3 A/dm<sup>2</sup>. Stačí a vyhoví tedy proud střídavý.

Vanu pro lázeň lze volit kameninovou nebo skleněnou a její velikost je dána rozměry předmětu, které chceme eloxovat. Vhodnou nádobu opatříme na protilehlých stranách sběrnými tyčemi, ke kterým připojíme přívody proudu. Na sběrné tyče zavěsujeme držáky, do nichž upevníme předměty, určené k eloxování. Závesy musí být z hliníku, a je lépe volit silnější materiál, neboť po každém použití je musíme očistit od vzniklého oxydu, který je isolantem. Odstranění oxydu lze provést buď oškrabáním nebo v koncentrovaném louhu.

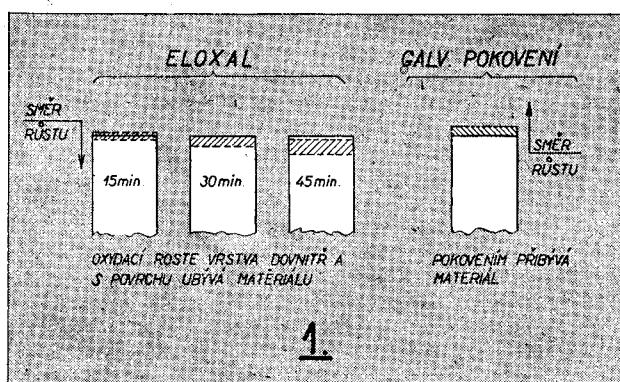Do připravené vany nalijeme 30% roztok kyselelého sírového. Pozor při zřeďování kyseleiny! Vždy nalévejte kyselinu do vody — nikdy naopak. Předměty k eloxování musíme nejdříve upravit, aby jejich povrch byl vzhledný. Vrstva kyslíčníku je totiž průhledná a struktura povrchu nezměněna a nedosáhla bychom dobrého vzhledu, kdyby předmět sám jej neměl už před oxydaci.



Nejvhodnější úpravou povrchu je vysoký lesk, jemné broušení nebo kartáčování. Nejvhodnější materiál pro eloxování je kov, zpracovaný za studena (válcování i tažení). Nejméně vhodné jsou odlitky i dodatečně opracované (nestejnorodost, porovitost, nečistoty).

Po mechanické úpravě povrchu zavěsíme předmět na očištěný držák a před zavřením do lázně jej odmastíme v 2% roztoku kyseliny dusičné. Potom důkladně opereme v tekoucí vodě a nesmíme na předmět sahat. Do lázně zavěsujeme, při používání stříd. proudu, předměty tak, aby na obou plochách měly asi stejný povrch. Pak odhadneme povrch předmětu na jednom pól (v  $\text{dm}^2$ ) a podle toho nastavíme regulačním odporem proud na hustotu asi 3  $\text{A}/\text{dm}^2$ . Pak zapneme proud a podle toho, jak silnou vrstvu hodláme vytvořit, určíme dobu oxydování. Vyzkoušel jsem, že pro běžnou potřebu stačí 20 až 25 minut. Po skončení procesu a vypnutí proudu, opereme eloxované předměty v tekoucí vodě a vysušme je buď v horkém vzduchu, nebo v dřevěných plinách.

Takto vytvořená vrstva kysličníku musí být průhledná s jemným mléčným nádechem a je dostatečnou ochranou proti korosi. Můžeme ji ještě dále zušlechtovat, a to impregnací, barvením, nebo barvením a impregnací.

*Impregnujeme* roztokem vodního skla nebo mastnými, nevysychavými látkami, jako jsou vosky, parafín, stearin, lněný olej a pod. Impregnované předměty vyleštíme flanelou a získáme téměř sklovitý povrch.

*Barvení* eloxovaných předmětů můžeme přirovnat k barvení velikonočních vajíček. Může se používat všech organických i anorganických pigmentových barviv. Nejlepších výsledků dosáhneme se zvláště připravenými barvami, ale ty jsou obvykle těžko dostupné. Zkusil jsem s dobrým výsledkem barvy na vajíčka. Jak se barví vajíčka, to si každý přečeť na sáčku s barvami, a chcete-li barvit eloxované předměty, udělejte to přesně tak. Koncentrací barviva (nezapomeňte přidat 1/8 obsahu octa) a dobou vyváření dosáhnete libovolných odstínů.

Sdružením těchto dvou způsobů zušlechtování oxydační vrstvy dojdeme k třetimu, který je jejich kombinací. Ovšem, že nejprve barvíme, pak impregnujeme.

Je mnoho činitelů, které mají vliv na požadované vlastnosti, a proto ani závady nejsou při eloxování vzácnosti. Uvádíme po vlastních zkušenostech nejdůležitější body, které vedou k špatným výsledkům.

1. Je-li lázeň po delší dobu trvale v provozu, musí být chlazena; teplota nesmí překročit  $35^\circ\text{C}$ .

2. Musíme používat stálé stejného materiálu.

3. Musíme dodržovat proudovou hustotu.

4. Čistíme předměty, ať mechanicky nebo chemicky až těsně před oxydaci.

Tímto způsobem lze oxydovat většinu slitin hliníku, mimo elektron (slitina obsahující hořčík), který vyžaduje lázeň složitějšího obsahu. Slitiny, obsahující mangan a krémek (dural a j.), dávají povrchy vzhledně a čiré.

Vhodnými změnami uvedených činitelů lze dospejt k různým zdokonalením. Na př. zmenšením proudové hustoty a větším zdejším kyselinovým sítové lze získat vrstvy hutnější a odolnější a pod. Jistě bude potěšením zájemců získávat a nacházet sami nové a lepší cesty a výsledky. Lze také oxydováné předměty impregnovat na světlo citlivými sloučeninami stříbra a pak se na ně kopíruji fotografické negativy.

Nakonec zmínku o neobvykle veliké elektrické pevnosti, eloxováním vzniklé vrstvy. Využívá se jí v elektrolytických kondensátorech. Na př. vrstva o síle 5  $\mu$  vydrží průrazné napětí mezi 60–100 V, a o síle 20  $\mu$  300–400 V. Aby se dosáhlo ještě větší pevnosti impregnují se vrstvy různými organickými i anorganickými isolačními látkami. Tím bylo dosaženo průrazné pevnost 1000 až 5000 V, přestože impregnací látky ani oxydová vrstva, obě týchž rozměrů samy o sobě nemají větší pevnost než 150 až 300 V.

Tento prostý návod snad poslouží zájemcům v domácích dílnách. Moderní tvárník způsoby eloxování používají složitých zařízení, jejichž lázně obsahují jako speciální příslušenství soli kovu jako je zirkon, thorium, titan. Ty pak dávají krásné, čiré, neropustné kysličníky již impregnované a zaručují naprostou trvalou ochranu proti všem vlivům, a to poměrně rychle, a snadnou manipulaci. Popsaný způsob nahrazuje složitost větší péče a zdolouhavější manipulaci, a ovšem i výsledky jsou skrovnejší. I tak jsou cenným technologickým oborem pro domácího pracovníka.

### Použití „Nového způsobu“ k vyvažování superhetu

Jednoduchý doplněk, popsaný v tomto listě na str. 200 v let. č. 9, hodí se znamenitě ke stanovení průběhu ladicí křížky vstupních obvodů u vyvažovaného superhetu. Tato práce, důležitá pro snadné vyhledání souběhu změnou Lo, Co, Cs, dělá se buď připojením vstupního obvodu na nějaký demodulátor, na pf. diodový stupeň ve vyvažovaném superhetu, a zjistěním rozsahu u souběžných bodů vybuzením pomocným vysílačem a kontrolou výstupním voltmetrem. Jiný známý způsob


je využení silného signálu vstupnímu obvodu, a kontrolou úchylek anodového proudu některé řízené elektronky jakousi obrácenou automatikou (od mřížky vstupní elektronky). Oba způsoby představuje v účelnosti, snadnosti i jednoduchosti použití pomocného vysílače v té úpravě, jak byla popsána ve zmíněném článku. Jeho „tykadlo“ připojíme přímo na živý bod příslušného ladicího obvodu a zjistíme jak meze rozsahu, tak body souběhu. Podobně můžeme ověřit předběžné nastavení oscilátoru, kde zase „novým způsobem“ kontroliujeme vlastní kmitočet. Stejně lze předběžně nastavit i mf filtry. Přitom je vyžadovaný přijímač úplně vypnut (a to i jeho žhavení při pokusných montážích s odděleným napájením), jinak by mřížkové nebo anodové obvody zbytečně zatěžovaly ladící obvody. — Při kontrole obvodů s malou kapacitou, na př. při stěvřeném ladicím kondenzátoru, nezapomeňme na vlastní kapacitu kabliku tykadel, která má proti zemi často hodnotu několik  $\text{pF}$  a pozorně (posune k menším kmitočtám) rozsah při lad. kapacitě rádu 10  $\text{pF}$ . Rozdíl však nemusí být citelný (odhadem asi 5 % maximálně), a dá se při konečném dodlážení vyrovnat mš

### Cejchování pomocného vysílače a použití jako vinoměru

Vyzkoušeli jsme způsob cejchování p. v. sscacím obvodem, jak je o něm zmínka v článku o novém způsobu kontroly ladících obvodů: tykadel sscacího obvodu jsme spojili s krystalovým multivibrátorem po dle č. 5. let. ročníku, a místo mikroampérmetru do mřížkového obvodu jsme zapojili sluchátka. Zároveň v blízkosti základního kmitočtu krystalu jsme slyšeli zcela zřetelně, a když ve větší kmitočtové odlehlosti zesláblily, stačilo nahradit sluchátka jakýmkoli zesilovačem asi toho druhu, jako je pro přenosku. Zároveň se ozvaly v nadbytečné síle z reproduktoru. Způsob cejchování, ať pro zhotovení nové stupnice, nebo pro dodlážení do souhlasu se stupnicí danou, je tak markantně snadný, rychlý a přesný, že se mu sotva jiný vyrovná.

Napadlo nás také použít sscacího obvodu v p. v. obráceně, totiž tak, že tykadel spojíme s živým bodem (statorem lad. kond.) nějakého oscilátoru, třeba v superhetu, a oscilátor-pomocný vysílač vyřádime třeba přerušením anodového napětí oscilující elektronky. V našem používaném přístroji z RA 12/1946 se to stane vytocením potenciometru „Výkon“ na nulu, kdy je napět stínící mřížky nula. Kathoda je však žhavena, a mřížka působí jako usměrňovací dioda. Když se resonanční kmitočet lad. obvodu oscilátoru shoduje s kmitočtem oscilátoru, na nějž je připojeno tykadelo, nakmitá se na obvodu p. v. vf napětí. Mřížka je diodovým účinkem usměrni a svým svodem pošle proud, kterým mikroampérmetr prozraď sounahlas obou obvodů. Protože obvod p. v. je cejchován, zjistíme tím, na jakém kmitočtu pracuje kontrolovaný oscilátor, a tím je dáno vlnoměrové použití obvodu. Zámeňa s vyšší harmonickou je sotva možná.

Při pokuse v redakci se však ukázala výhylka, že malá (kromě ní existuje trvalá výhylka klidová, daná stálým proudem diody bez napětí) a selektivnost vlnoměru nevalná, i když snad postačí ke hrubému zjištění, zda a na jakém kmitočtu pracuje kontrolovaný oscilátor. Po dežívali jsme, částečně právem, poměrně malý mřížkový svod v p. v., nezbytný pro původní funkci, ale ani při nápravě hodnotou 1  $\text{M}\Omega$  se poměry nezlepšily. Pravou příčinu se proto domníváme vidět v kathodové obdobce oscilátorových cívek, a v budoucnu se pokusíme najít obvod, který by působil stejně dobře jako p. v. sscací obvod aktivní i pasivní (vlnoměr).

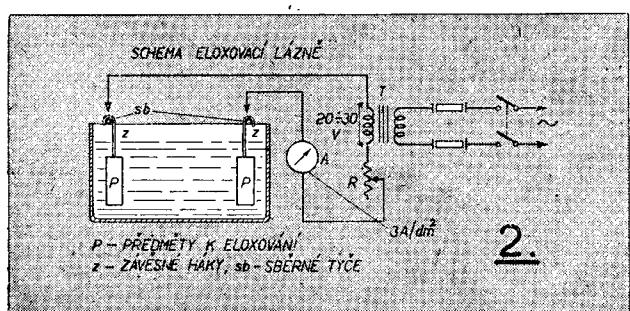

Schema úpravy pro elektickou oxydaci hliníku. Zdrojem je střídavá síť, ježíž nadeří zmenšení transformátor na 20 až 30 V, a reostatem R nařídíme proud tak, aby na 1  $\text{dm}^2$  povrchu předmětu na jednom pól (v dle 1/8 obsahu octa) a dobou vyváření dosáhneme hustotu 3 A/dm<sup>2</sup>.

# NOVÁ ZAPOJENÍ

## pro amatéry vysílače

Ing. OTAKAR HORA

### Zdokonalený Clappův oscilátor

S Clappovým oscilátorem seznámili se již naši čtenáři hned poté, kdy vyšla původní práce. Zatím se stal „Clapp“ zapojením skoro standardním pro VFO amatérských vysílačů, jak to dokládají zahraniční návody, i když se některé výhrady pokouší zmírnit původní nadšení. V poslední době bylo zapojení zdokonaleno odstraněním vlivu následující elektronky na oscilační obvod. Připojme-li totiž další elektronku (oddělovací stupeň, zdvojovač nebo výkonový stupeň) obvyklým způsobem na kathodu oscilátoru (viz bod A, obrázek 1.), je její vstupní kapacita, t. j. kapacita mřížka-kathoda rovna  $C_{gk}$  a Millerovým efektem zvětšená kapacita anoda-kathoda  $C_{gp}$ , tedy celkem

$$C_v = C_{gk} + (1 + A) C_{gp} \quad (1)$$

(A je zisk stupně), a ta je paralelně k  $C_1$  zhoršuje proto svými změnami theoretickou stabilitu, vypočítanou pro vliv kapacit oscilační elektronky.


To se dá odstranit dvěma způsoby. První je na obraze 1 (QST 49/leden/45). Oddělovací stupeň je zesilovač s uzemněnou anodou, jehož vstupní kapacita je (viz E 47/č. 7 str. 148)

$$C_v = C_{gp} + (1 - A) C_{gk} \quad (2)$$

tedy v porovnání k (1) velmi malá. Přitom je možné použít dvojitě triody typu 12AU7 nebo evropské ECC40, takže oscilátor a oddělovač je v jedné baňce. Schéma na obraze 1. nepotřebuje podrobného výkladu. Mřížka V2 se dříve připojila přímo na kathodu V1, protože v bodě A existuje jen malé ss napětí na ohmickém odporu tlumivky. Osvědčila se však tlumivka v kathodě V2, protože její impedance zvětšuje zisk na k. v. (a tím zmenšuje vstupní kapacitu), aniž zvětšuje záporné předpětí pracovní mřížky.

Druhý způsob je na obraze 2 (QST 49/leden/48). Je to obměna známého ECO. Jako oscilační trioda působí dráha kathoda-mřížka-stínici mřížka pentody, takže následující elektronku je vázána na oscilační stupeň jen elektromickým přes anodu oscilační pentody. V zapojení byl využán mřížkový kondensátor, jehož funkci zastane ladící kondensátor C2.

Zapojení bylo využito při konstrukci 50 W vysílače pro telegrafní provoz v pásmech 3, 5 a 7 Mc/s, který je pro svou jednoduchost a snadnou obsluhu jako stvořen pro začátečníka a pro pokusy v přírodě (obrazec 3). Clappův oscilátor je osazen koncovou pentodou 6L6, která ze svého anodového obvodu bude známou 807. Na 80 m (kdy působí jako koncový stupeň) odevzdá do antény 50 W, a při 40 m (kdy je zapojena jako zdvojovací kmitočtu) má výkon 30 W. Antenní ladící obvod je přizpůsoben pro přenosnou jednodráťovou antenu délky 40 m, napájenou ve středu linkou 300 Ω, 15 m dlouhou. Při 3.5 Mc/s je laděna seriově, při 7 Mc/s paralelně. Obsluha a ladění vysílače je velmi jednoduché. C3 se nastaví při odpojení antény na minimální výchylku milampерmetru v anodě 807. Po připojení antény doladí se C4 příslušného antenního obvodu na max. výchylku. Jelikož resonanční křivka této obvodu je dostatečně plochá, postačí nastavit C3 a C4 na střed pásmá, aby byla zaručena dokonalá funkce v celém ladícím rozsahu oscilátoru. Přepina-

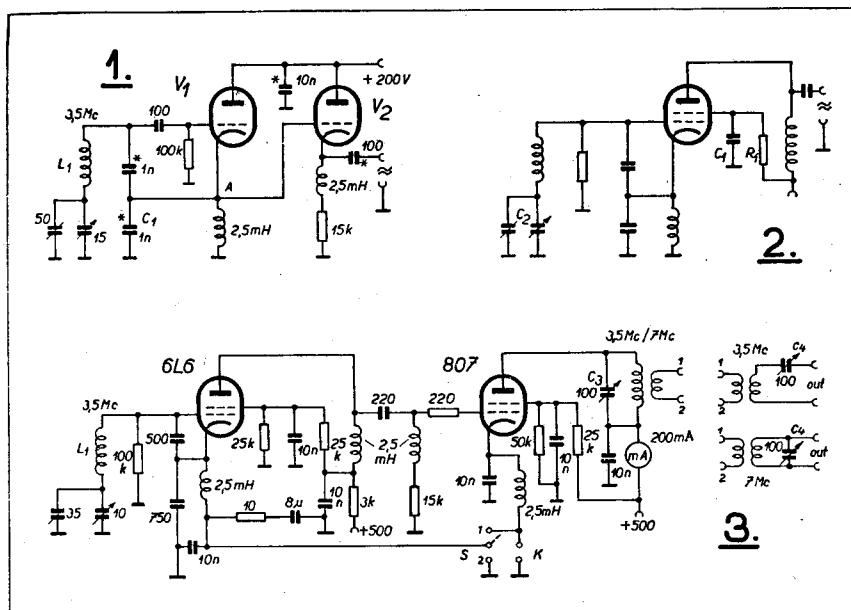

Obraz 1. Clappův oscilátor s oddělovací elektronkou, zapojenou jako zesilovač s uzemněnou anodou, má větší stabilitu. — Obraz 2. Zlepšení stability Clappa oscilátoru je možné použitím elektronické vazby na následující stupeň. — Obraz 3. Zapojení malého vysílače s výkonem 50 W. Oscilátor je zdokonalený „Clapp“.

čem S je možné volit způsob klíčování. Pracujeme-li BK, přeložíme přepínač do polohy 1 a klíčujeme oba stupně. Při normálním provozu uzemníme přeložením přepínače do polohy 2 kathodu oscilátoru, takže klíčujeme pouze koncový stupeň, čímž dostaneme krásný stálý tón, který se vyvraňá vysílači, řízenému krystalem.

### Jednoduchý ladící indikátor



— jako stvořený pro amatérské vysílače, dal si patentovat R. C. Kennedy a J. L. Hatway (Radio-Electronics 49/září/67). Jediná neonová výbojka zapojená v ob-

vodě stínici mřížky, indikuje sladění anodového i mřížkového obvodu (obrazec 4). Mřížkový obvod se sladuje tak, aby mřížka dostávala největší budici výkon. Tím roste její záporné předpětí, proud stínici mřížky klesá a proto také ubytek na srážecím odporu R1 je menší, neonka svítí slaběji. Naladěním anodového obvodu do rezonance s obvodem mřížkovým, stoupne na něm vf napětí, a protože jeho část jde kondenzátorem C1 na doutnavku, způsobí správné vyladění jasnější světlo doutnavky. Vyladění je tedy velmi jednoduché. Nejdříve naladíme mřížkový obvod na nejmenší záři doutnavky, potom anodový obvod na největší záři. R2 je ochranným odporem pro ss napětí ze stínici mřížky, a také pracovním odporem vf napětí z anody.

### Zabíječe poruch

Dnešní zapojení pro odstranění krátkých poruchových impulsů mají vesměs podobnou podstatu. V době poruchového impulsu vypnou na okamžík nf část přijímače, takže strmý impuls nemůže rozkmitat jeho obvod a způsobit praskot, který nazýváme poruchy. Trvání vlastního impulsu je tak krátké, že ucho ani nepostřehne, že byl na okamžík příjem přerušen.

V časopisu *The Short Wave Listener* (jak referuje Radio-Electronics 49/srpna/65) je velmi jednoduché zapojení takového zabíječe poruch, vhodné i pro bateriové přijímače (nevyužívá diody s izolovanou kathodou). Schéma je na obrázku 5. Je to obyčejný diodový detektor a nf pentodový zesilovač. Jen dvě věci jsou nezvyklé: mřížka elektronky je připojena přímo na pracovním odporu diody a do-

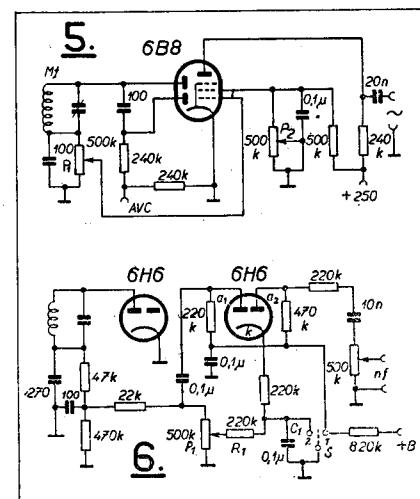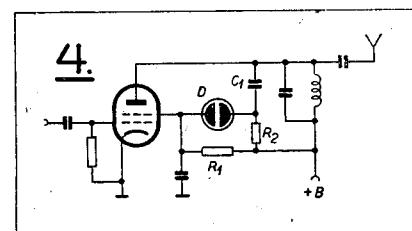

Obraz 4. Doutnavka, zapojená v obvodu stínici mřížky, tvoří dobrý indikátor správného nastavení mřížkového i anodového obvodu vf vysílače ve vysílači.

Obraz 5. Pentoda s nízkým napětím na stínici mřížky představuje jednoduchý obvod pro omezování poruchových impulsů. — Obraz 6. Zapojení dokonalého zabíječe poruch s dvojitou diodou.

stává tak kromě nf napětí také ss záporné napěti, vytvořeném detekčním účinkem. Potenciometrem P2 můžeme libovolně měnit napětí stínici mřížky a nastavit charakteristiku elektronky tak, že každý signál, který přestoupí určitoumez, nezpůsobí již další zvětšování anodového proudu. Obvod tedy působí obdobně jako limiter v přijímačích pro FM. Aby se nemusel P2 obsluhovat po každé, když se změní hlasitost potenciometrem P1, je mřížka připojena přímo na P1. Zmenšením hlasitosti se současně změní záporné ss napětí na mřížce a tím se zkrátí lineární část charakteristiky, takže elektronka omezuje menší amplitudy, jak to vyžadujeme menší nf signál. Ač je zapojení velmi jednoduché, je prý velmi účinné a čini poslech i v „zamořených“ oblastech mnohem nříjemnějším.

Dokonale, ovšem složitější zapojení našli jsme v časopisu *QST* (červen 49, str. 52, viz obraz 6). Představme si přepinač *S* v poloze 1. Anody diod jsou na nulovém potenciálu a kathoda dostává z potenciometru *P1* malé záporné přetí, vyhlazenou obvodem *C1—R1* s dosi značnou časovou konstantou. Dokud ní signál nenefestouní hodnotu

$$E_{\text{max}} = E_k \pm 1.3 \text{ V} \quad (3)$$

(Emax je vrcholová hodnota nf signálu, Ek je ss záporné napětí na kathodě), obě diody propouštějí a signál se dostane do nf části. Silnější signál diodami neprojde: jeho kladný vrchol učiní na okamžiku kathodu k tak kladnou, že elektronu nemohou letět k anodě a<sub>2</sub>, záporná Špička zase zabrání průchodu elektronu od kathody k anodě a<sub>1</sub>, protože kathodové napětí udrží časová konstanta obvodu R1-C1 konstantní. Poruchový signál silnější než nastavená hodnota je tedy blokován. Zapojení má výhodu v tom, že Ek se samozřejmě nastavuje podle sily přijímaného signálu, takže přijímače nemusí mít pro dobrou funkci omezovače poruch dokonalé AVC. Přestavením S do polohy 2 se obvod vymže z činnosti.


Mf transformátoru pro 2075 kc/s

Potíže, které dosud zabráňovaly použití v přijimačích pro kv vyšších mf kmitočtů (které by byly zase výhodné s ohledem na potlačení „zrcadel“) naši čtenáři už znají. Postačí je stručně zopakovat. Mf transformátor je rozlaďovaný neovládanými, samovolnými změnami mřížkové a anodové kapacity proti zemi. Abychom dosáhli se stejnou elektronkou stejné stability při 420 kc/s jako při 2100 kc/s, musíme zvětšit ladící kapacitu v témž poměru, jako kmitočty, tedy pětkrát. Protože rezonanční odpor obvodu je


$$R_Q \equiv Q/m_e G \quad (4)$$

vidíme, že zvětšením kapacity pětkrát a zvětšením kmitočtu pětkrát zmenšíme resonanční odpor 25krát a tím i zisk zesilovacího stupně. Další nesnáz je se selektivitou obvodu. Pro dosažení stejné selektivity je při pětinásobném zvětšení


Obraz 7. Strmá elektronka a dvojitý mf transformátor tvoří mf zesilovač s kmitočtem 2075 kc/s vhodný pro kv přijímače.

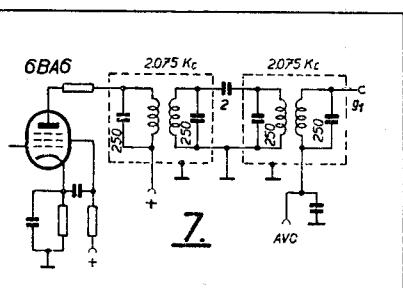

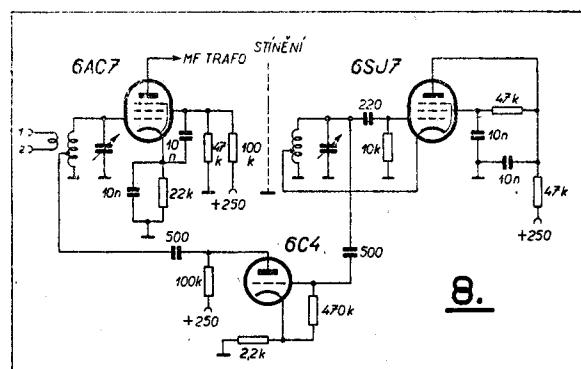
**Obraz 8.** Strhování oscilátoru přijímaným signálem odstraně oddělovací trioda 6C4.



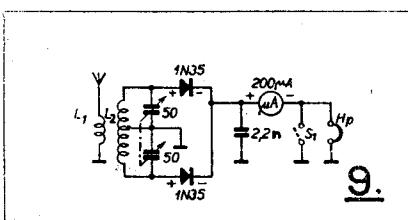Obraz 9. Souměrné zapojení detektorů zvětší citlivost absorpčního vinoměru a měříci intensitu magnetického pole. — Obraz 10. Malá neomová výbojka a usměrňovačka tvoří obvod přesného a jednoduchého indikátoru hloubky modulace.



9

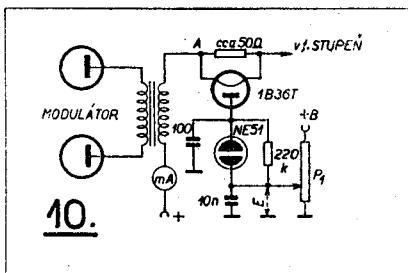

10.

resonančního kmitočtu zapotřebí zvětšit činitel jakosti  $Q$  ve stejném poměru, čili v našem případě bychom dosáhli (pro selektivitu 9 kc/s) k hodnotě asi 500, což je stěží možné dosáhnout. Přes tyto nesnáze podařilo se firma Hallicrafters zkonstruovat jednoduchý komunikační přijímač s mf kmitočtem 2075 Mc/s. Zapojení mf stupně je na obrázku 7. Jako zesilovací elektronky se používají miniaturní pentody 6BA7, která má strmost 4,5 mA/v, a malé vstupní a výstupní kapacity. Proto bylo použito ladících kapacit jen 250 pF (proti asi 500 pF, jak vyžadovaly starší typy). Dále bylo použito dobrých železových jader, takže cívky mají jakost  $Q = 250$ . Dobrý selektivnosti bylo dosaženo použitím dvojitych mf transformátorů. Jsou to v podstatě dva dobře stíněné mf filtry, vázané spolu malým kondensátorem asi 2 pF. Selektivita takového obvodu je přibližně stejná jako mf transformátoru 450 kc/s s činitelem jakosti  $Q = 125$ . Zisk v jednom stupni je zhruba čtyřikrát menší, se třemi stupni výjde asi stejný zisk jako se dvěma stupni mf zesílení při kmitočtu 450 kc/s a elektronkou 6SK7 (asi jako EF9). Přijímač je však jednodušší, dobré potlačení zrcadiových kmitočtů výjde bez komplikovaných, choulostivých a nákladných preselekcích stupňů. (QST 49/březec/str. 7.)

## Zdokonalený směšovač

Kdo se zabýval superhetý pro vlnové délky pod 10 m, ví, jak je obtížné seřídit additivní směšovač, jehož se tu pro výborné vlastnosti skoro výlučně používá, a oscilátor tak, aby na sebe nepůsobily a aby nenastávalo strhávání kmitočtu oscilátoru vstupním signálem, hlavně použije-li se poměrně nízkého mf kmitočtu. Zapojení na obraze 8 to spolehlivě odstraňuje. Oscilační chyba je dobré stísnit a

jeho výstupní signál je na směšovací elektronku přiveden přes oddělovací stupeň, osazený malou triodou 6C4, která má dostatečně velkou neg. zpětnou vazbu (neblokováný odpor v kathodě), takže její zisk je přiblžně 1 a její vstupní kapacita, která by mohla zpětné působení na obvod oscilátoru, dostatečně malá. Výsledky, dosažené tímto obvodem, jsou prý výborné: přijímač je stabilní, lehce se ladí, oscilátor nevysezuje na části rozsahu a také kmitočtová stabilita oscilátoru se zlepší. (QST 49/ březen/str. 56)

## Jednoduchý vlnoměr

— a měřic intensity elektromagnetického pole (velmi vhodný pro nastavování směrových anten) nalezl jsme v letoš. březnovém časopisu QST, str. 20 (obraz 9). Je to vlastně krystalový detektor s germaniovými diodami typu 1N34 v souměrném zapojení, které zvětšuje skoro dvojnásobně citlivost. Jako indikátor postačí každý  $\mu$ Ametr s rozsahem 50–500  $\mu$ A nejmenšího typu. Při poslechu na sluchátka rozpojí se spinac S1 a sluchátka se zasunou do zdířek Hp. Pro měření anten postačí do antenní zdírky dát kus izolovaného drátu, k uzemnímu postačí dotyk ruky na nějakou neisolovanou část kovové skřínky, do které je přístroj vestavěn.

## Jednoduchý indikátor modulace

Prostá neonka a malá usměrňovací elektronka, žhavená přímo anodovým proudem koncového stupně vysilače, představuje jednoduchý a spolehlivý indikátor hloubky modulace, který umožní pracovat bez nebezpečí přemodulování s největší modulační účinností (90–100 %). Na obr. 10 vidíme, že obvod vlastně indikuje okamžik, kdy se rozdíl ss anodového napětí vř. stupně a špičkové hodnoty nř modulačního napětí blíží určité hodnotě, kterou můžeme nastavit potenciometrem  $P_1$ . Použitá neonka potřebuje pro svoje zapálení asi 60 V. Nastavíme-li napětí  $E$  na  $P_1$  začne usměrňovačku 1B3GT v okamžiku, kdy anodové napětí klesne pod tuto hodnotu, protékat proud, takže kondensátor 100 pF se nabije na napětí

$$E_C = E - E_{\min} \quad (5)$$

kde  $E_{\min}$  je nejnižší okamžitá hodnota anodového napětí. Přestoupí-li  $E$  hodnotu 60 V, neonka zapálí a vybije kondenzátor a tak indikuje, že hloubka modulace přestoupila nastavenoumez, čili  $E_{\min}$ . Pro tento případ tedy [ze vzorce (5)]

$$E_{\min} = E - 60 \text{ V} \quad (6)$$

Jelikož je odber proudu pro neonku nepatrný, můžeme napětí pro +B odebírat i z baterií a tak zaručit správnou funkci indikátoru bez ohledu na kolísání anodového napětí, nebo můžeme napětí eliminátoru pro tento účel lehce stabilisovat. Funkce zařízení nezávisí na napětí eliminátoru pro koncový stupeň, takže obvod bude stejně dobře pracovat (bez „přelaďování“) i když budeme totiž napětí měnit. (OST 49/49mne str. 52)

# UVÁDĚNÍ DO CHODU A Opravy

## amatérských přijimačů II.

### 1. ZÁKLADY\*

**Z** nejúčelnějších zkoušek správného stavu přístroje, která snad nejrychleji udává místo i příčinu poruchy, je *kontrola napětí* (nebo méně častěji proudu). Abychom ji mohli účelně provádět, zopakujeme, jaká napětí v přístroji jsou, jejich vznik a funkční význam. Přitom omezíme svou úvahu na přijimače a zesilovače k přenosu zvukových projevů, neboť to jsou téměř výlučně zdroje problémů, zatím co přístroje speciálnější, na př. měřicí, stavy obyčejné konstruktér zkoušenější, který už podobný návod nepotřebuje.

#### 1. Rozdělení.

Elektrická energie, která je podstatou činnosti radiotechnických přístrojů, vyskytuje se v nich ve čtyřech základních podobách. Vysokofrekvenční nebo radiové (vf), vyznačená kmitočtem zpravidla přes 100 000 cyklů za vteřinu (c/s), nezbytná k „bezdrátovému“ přenosu. Nízkofrekvenční nebo tonová (nf) s kmitočtem mezi 30 a 20 000 c/s, která je více méně věrným obrazem přenášeného zvuku. Stejnomořná, t. j. kmitočet nula, pohonná energie pro elektronky. — Technická střídavá o kmitočtu 50 c/s, odebraná z elektrické sítě a používaná k vyžávání kathod elektronky na teplotu, při které mohou unikat elektrony.

(U tónových zesilovačů, určených na př. jen k zesílení signálů z mikrofonu, přenosky, fotonky zvukového filmu pro reproduktor, odpadá energie vysokofrekvenční. — U přístrojů na baterie, nebo pro elektrickou síť s proudem stejnosměrným, používáme i pro vyžávání kathod energie stejnosměrné.)

Je zjevné, že vf a nf energie je právě tím, co naše přístroje zpracovávají, a jmenujeme to *signál*. Ss a technická st energie mají funkci pohonného. S výjimkou koncových stupňů má signál zpravidla energii malou, napětí od miliontiny voltu do několika voltů, a proud nejvýš řádu miliamperů. Ke zjištování musíme proto používat měřidel a způsobů, které tak malé hodnoty mohou udat. — Energie hnací má napětí zhruba mezi jedním a několika sty volty a proud mezi jedním millampérem a několika ampéry. S některými omezeními může být měřena běžnými ručkovými měřidly.


Účelem přijimačů a zesilovačů je tedy uskutečnit přenos zvukových projevů nebo jejich záznam (deská, film, pásek). To se dělá zpravidla elektrickou oklikou: původní zvuk (akustickou energií) proměníme v energii elektrickou (signál), a na vhodném místě ji zase změníme ve zvuk. Změny a zpracování, které mezičím prodělává, jsou zčásti nebo úplně záležitostí přijimače nebo zesilovače. Význam, formu a místo ní a v signálu vystihneme podrobnejším rozvinutím.

#### 1. 2. Tónový či nízkofrekvenční signál.

Jde-li o přenos na malou vzdálenost, zůstává signál po celou dobu svého zpracování v původní podobě. Mluvíme pak o př-

Obraz 1.

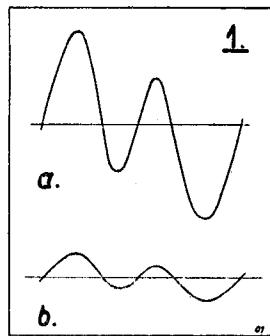Obecný, složený signál,  
a — silnější,  
b — slabší,  
znázor-  
něný gra-  
ficky v ča-  
sovém roz-  
vinutí.



strojích tónových, nízkofrekvenčních. Zvuk je chvění vzduchu, které se šíří od zdroje na všecky strany, a je určeno svou mohutností (zvuk slabý nebo silný), svým průběhem buď nepravidelným nebo pravidelně opakoványm, periodickým (nepravidelný zvuk nebo tón), v posledním případě také kmitočtem (tón vysoký nebo nízký), a konečně dobou trvání. Ono chvění se jeví tak, že částičky vzduchu kmitají okolo své kladové polohy ve směru, kterým se zvukový rozruch šíří, sdělují si svůj pohyb postupně, takže šíření má určitou rychlosť, ve vzduchu 330 metrů za vteřinu, a když bychom některou přinutili, aby svůj pohyb vyznačila na proužek papíru, který se rovnoměrně pohybuje, dostali bychom vlnovku na př. takovou, jaká je na obraze 1a nebo 1b; přísluší jedné periodě nějakého složeného signálu, v prvním případě silnějšímu, v druhém slabšímu. Podobně také vypadá zvukový záznam v drážce desky nebo na zvukovém filmu, a zdánlivě odlišně, ale v podstatě stejně věrně zaznamenává původní zvuk i magnetický pásek nebo drát. To jsou tedy podoby původního zvuku a jeho záznamů: mechanického (deska), optického (film) a magnetického. Jiné způsoby záznamu zatím nejsou běžné.


Mikrofonem v blízkosti zdroje zvuku, přenoskovou nebo jiným sifmácem zařízením proměníme zvuk nebo jeho záznam v elektrickou energii. Také tu dovedeme znázorňovat podobně jako obraz 1, třeba na osciloskopu s obrazovkou, a má-li být přenos věrný, musí být toto znázornění, či průběh signálu, podobné původnímu průběhu zvuku nebo záznamu tak, jako jsou si podobné vlnovky na obrazech 1a a 1b. To znamená, že vhodným zmenšením všech svísilých vzdálostí obou obrázků, u všech bodů vlnovky na tyž poměr, řekněme na čtvrtinu, přejde vlnovka větší v menší, takže je můžeme položit na sebe a budou se přesně krýti. Jestliže kdekoli při vzniku nebo zpracování signálu vznikne taková jeho promě-

na, že ani po úměrném zmenšení, jak jsme ho popsali, nebudou se vlnovky všude přesně krýt, nastává *skreslení*.

Velikosti energie se však původní zvuk, záznam, a jejich elektrická proměna lišit mohou; mikrofon ani záznam nemohou totiž proměnit ve svém výsledku všecku energii zdroje, nýbrž jen malíčkovou část, a proto je malíčková i energie elektrická, v kterou mikrofon atd. původní zvuk proměnil. Chceme-li z tohoto slabého signálu vytvořit zase zvuk, musíme jej *zesílit* bez skreslení, a to je hlavní funkce tónového zesilovače. Děje se to, jak víme, v elektronkách s rozmátnými součástmi, které jejich funkci umožňují a doplňují, na př. regulátory, tónové clony. V tónovém zesilovači je tedy zpracováván výlučně elektrický obraz původního zvuku, bez podstatných změn v kvalitě. S postupem zesilování roste jen energie signálu v té podobě, že nejprve se snažíme získat značné jeho napětí, a teprve v koncovém stupni potřebujeme pro reproduktor jak napětí, tak proud, tedy energii asi od 1 wattu výše. — Elektronky vyznačují svou zesilovací činnost tím, že vstupní napětí stačí většinou k řízení *samo*, bez proudu, protože mřížky zesilovacích elektronek neodebrájí proud (s malou výjimkou zesilovačů třídy B2, kde i mřížkový obvod odebírá z předchozího stupně energii). Naopak po zesílení jsou elektronky zpravidla ne nepatrno. Potřebujeme však značnější energii až na výstupu, pro reproduktor.

Na obrázku 2 je zapojení třístupňového tónového zesilovače pro mikrofon. Je zjednodušeno, chybí ty součásti, o kterých signál při jejich správné funkci „nevře“: vazební kondensátory, kathodové odopy a obvody pro předpětí, žhavení vlákna a obvod, napájecí část. Dvě první triody přístroje pracují jako t. zv. nf zesilovače *napětí*, protože za nimi ještě nepotřebujeme energii, tedy proud; tu musí dodávat teprve elektronka koncová, AD 1. Mikrofon, třeba krystalový, dává napětí asi 20 milivoltů, první elektronka jako odporový zesilovač zesílí 20krát, dostaneme tedy na její anodě  $20 \times 20 = 400 \text{ mV} = 0.4 \text{ voltu}$ . Následuje obvyklý regulátor hlasitosti, kterým můžeme na řídici mřížku další triody zavést libovolnou část nebo celé toto napětí, a protože i ona zesíluje 20krát, vyjde na její anodě napětí  $20 \times 0.4 = 8 \text{ voltů}$ , nebo něco mezi tím a nulou podle postavení regulátoru. Následuje t. zv. nízkofrekvenční transformátor, jehož sekundář II má čtyřikrát tolik závitů drátu jako primár I, t. j. má převod 1:3. Na sekundářu bude tedy napětí  $4 \times (0 \text{ až } 8) = 0 \text{ až } 32 \text{ volty}$ , které už stačí vybudit koncovou elektronku AD1, rovněž triodu. Ta má zisk poměrně malý, 3, ale může vede napětí odvzduvávat i zesílený nf proud, podle obrázku 98 V a 43 mA, t. j.

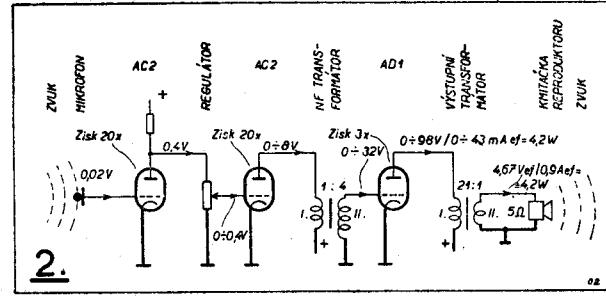Obraz 2. Zjednodušené schéma tónového zesilovače s třemi zesilovacími stupni, s vepsanými hodnotami tónových napětí a zisků. První dva stupně zesilují napětí, poslední, zvaný koncový, dodává výkon reproduktoru přes výstupní transformátor.



\* V úvodní statí, na str. 226 předchozího čísla, si čtenář laskavě opraví číslo 1 v nadpisu „ÚVOD“ na číslo 0.

výkon  $98 \times 0.043 = 4.2$  wattu. Reproduktor nemůžeme připojit přímo na anodový obvod, protože jeho kmitačka je upravena pro pohon malým napětím a značnějším proudem. Proto je mezi AD 1 a reproduktorem ještě t. zv. výstupní transformátor s převodem tentokrát sesupným: primár I má 21krát více závitů už sekundár II, takže na něm bude napětí 21krát menší, 4,67 V, a proud 21krát větší, 0,9 A, a výkon  $4,67 \times 0,9 = 4,2$  wattu jako prve. Sem je teprve připojena kmitačka, měnič ony výstupní wattu ve výkon zvukový.

V podstatě shodné jsou tónové části přijimačů, jen s tím rozdílem, že vstupní napěti není 0,02 voltu, nýbrž obvyklejší aspoň 10krát více, zpravidla asi 1 volt. — Udaná napětí signálů nejsou na jednotlivých místech zesilovače stálá: jsou tam jenom když přístroj pracuje s plným výkonom. V tichých pasážích hudby, nebo když si nařídíme přednes slabý, budou asi desetkrát menší.


### 1. 3. Signál vysokofrekvenční

Jde-li o přenos zvukového projevu nebo jeho záznamu na značné vzdálenosti, používáme t. zv. přenosu radiového, elektromagnetickými vlnami. Vyzáříme signál vysílačem, přesněji jeho antenou, v podstatě tak jako žárovka vyzařuje světlo, a zachytíme jej antenou vzdáleného přijimače, podobně, jako i vzdálený pozorovatel může vnímat světlo žárovky. Aby však elektrická energie mohla opouštět hmotné prostředí a zářit z něho, musí mít značný kmitočet. Síťové napětí střídavé, které kmitá 50krát za vteřinu, vyzařuje nepatrné; nejcitlivější přístroje je zjistit jen několik metrů od vedení. Zvětšíme-li kmitočet až tisíckrát nebo více, dostáváme kmitočty radiofrekvenční (vf), které už ochotně opouštějí vhodně upravený vodič-antenu a šíří se prostorem i vzduchoprázným rychlostí světla směrem, kterým byly vyzářeny.

Kmitočty tónové, o kterých jsme v předchozím odstavci uvedli, že jsou nositelem podoby původního přenášeného zvuku, sahají aži od 30 do 20 000 c/s, a k účinnému vyuzařování nestačí. Je proto zapotřebí spojit je vhodně s kmitočtem radiovým, který by je jakoby nesl a byl s ním vynášovat. To se dělá t. zv. modulací. Tak zv. nosný kmitočet o hodnotě nad 100 000 c/s mění svůj rozkmit v rytmu signálu tónového až tak, jak to ukazuje obrázek 3c a v té podobě září z vysílaci antény, a modulovaný signál je ve značné vzdálenosti přijímán antenou přijimače, ovšem značně slabší.

V přijimači musíme mít především možnost vybrat si ze zachycených modulovaných signálů ten, který si přejeme. To se

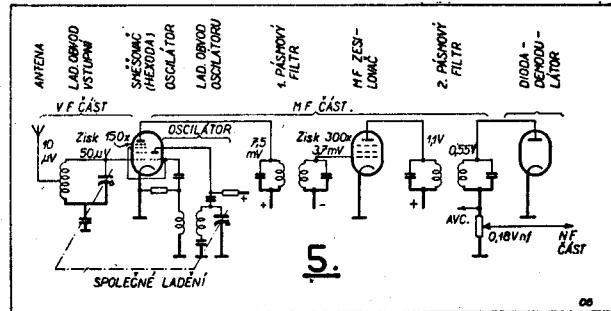Obraz 5. Zjednodušené zapojení superhetu. Vf část může ve zvláštních případech obsahovat jeden nebo dva výzvýkovací stupně s přímým laděním, podobně jako na obrázku 4. Mf část má zpravidla dvojité obvody (pásmodové filtry), které při činnosti superhetu jsou laděny stále na týž kmitočet.



5.

os

děje laděním přijimače, které je umožněno jedním nebo řadou obvodů ladících, složených z přepínatelných cívek pro jednotlivé vlnové rozsahy (krátké, střední, dlouhé vlny) a z ladících otočných kondenzátorů, pro ladění uvnitř jednotlivých rozsahů. Aby se jednotlivé signály vzájemně nerušily, aby se nemísily, musí ladící obvody dodávat přístroji t. zv. selektivnost, to je musí umožnit vybrání jen jediného signálu. Signál, přijatý vzdálenou antenou, je však slabý, a přijimač jej musí také zesílit. To je úkol t. zv. vysokofrekvenční části přístroje, až na malé výjimky vybavené obvody z cívek a kondenzátorů, tedy selektivními, které jsou nastaveny vždy jen na žádaný kmitočet.

Ani zesílený vf modulovaný signál nemůžeme však zavést přímo do reproduktoru, protože by tam nepůsobil. Všimněme si na obrázku 3c, že modulovaný signál má za každou vlnou nahoru vzápětí skoro stejně velkou vlnou dolů, a reproduktor sám nemá reagovat na ně, nýbrž na ony poměrně pomalé změny velikosti nosného kmitočtu.

Další zpracování nf signálu je stejně jako u prve popsaného tónového zesilovače, s tím známým rozdílem, že nf napěti na demodulačním stupni běžných přístrojů je zhruba 1 volt. Jen prosté přijimače bez nf zesílení s mřížkovým detektorem vystačí s napětím až stokrát menším.


Můžeme tento rozdíl každý přijimač na trojici částí: zesilovací vysokofrekvenční, demodulační, zesilovací nízkofrekvenční. Naleží býchem je i u krystalky, zpravidla však mají aspoň dvě poslední, ne-li všecky tři, po jedné nebo několika elektronkách. — Ve způsobu zpracování vf signálu se liší dva hlavní druhy přijimačů.

Přijimače s přímým zesílením zachovávají vf signál v celém průběhu zpracování, až k demodulaci, v té podobě, jak jej vysíral z antény vstupní obvod ladící obvod. To znamená, když třeba posloucháme Prahu I, že máme vstupní obvod naladěn na 638 kc/s, následující ladící obvod rovněž na 638 kc/s, a stejně všecky další, když jich bylo více. Tento signál o kmitočtu 638 kc/s přijde až na stupně demodulační, kde z něho vznikne signál tónový.


Superhetu jako druhý druh mají začátek stejný: vysírali, a po případě jedním stupněm zesílí přijatý stupeň v původní podobě. Pak k němu přidají signál pomocný z t. zv. oscilátoru. To je vlastně malíčký vysílač, vestavěný přímo v přijimači, který vyrábí vf signál, nemodulovaný, tedy takový, jako na obrázku 3b. Tento oscilátor je laděn současně se vstupními ladícími obvody přijimače tak, aby signál oscilátoru byl vždycky o jistý stejný počet kmitů za vt. výše. Na př. při vyladění Praze I, kdy jsou vstupní obvody naladěny na 638 kc/s, má oscilátor více na př. o 455 kc/s, t. j. je naladěn na  $638 + 455 = 1093$  kc/s. Při Praze II, kdy jsou vstupní obvody naladěny na 1113 kc, má oscilátor kmitočet  $1113 + 455 = 1568$  kc/s. Při poslechu nějaké stanice na krátkých vlnách, třeba na kmitočtu 10 Mc/s = 10 000 kc/s, je oscilátor naladěn na  $10 000 + 455 = 10 455$  kc/s, atd.

V elektronice, která se jmenuje směšovač, se oba signály, modulovaný přijímaný a nemodulovaný pomocný, spojí; je podstatou směšovače, že z nich obou dokáže vytvořit kmitočet rozdílový, t. zv. mezifrekvenční, t. j. 455 kc/s, který je modulován (Dokončení na straně 261.)

Obraz 3.  
a — nf signál;  
b — nosný signál nemodulovaný;  
c — modulovaný nosný signál.

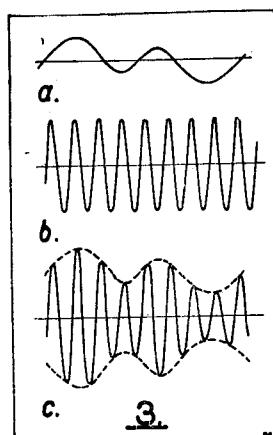


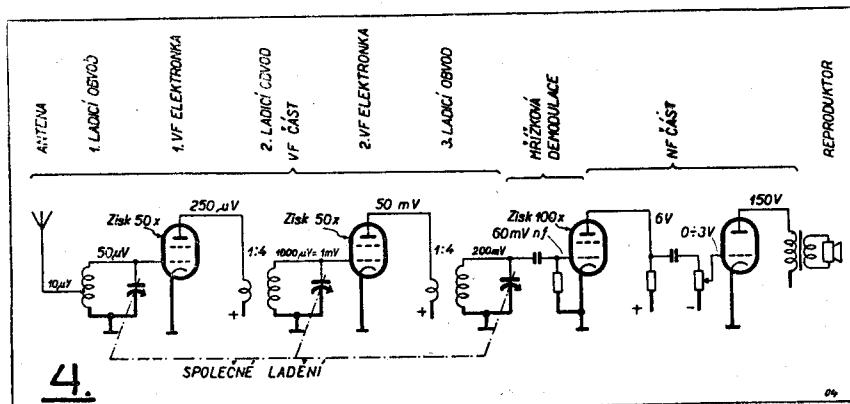Obraz 4.  
Zjednodušené zapojení přijimače s dvěma stupněmi přímého vf zesílení.



4.

249

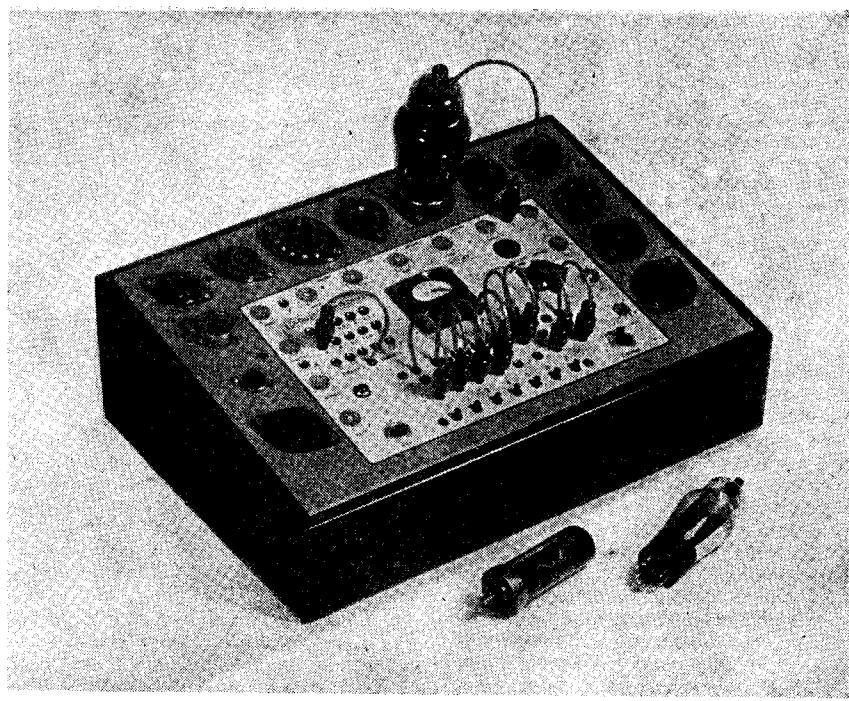

**Hotový přístroj ve skřínce s mřížkou**

Svrhni plochou. Střed zaujímá číšku s řidičími orgány a popisem, na okrajích jsou nejběžnější objímky.

ným stavem vakua, nebo znečištěnou a pefehřovanou mřížkou.

Druhý, v tomto listě zatím neuvedený, ale v zahraničí hojně používaný způsob zkouší emisi elektronky v zapojení diodovém. Kathoda, a také málo výkonné mřížky (brzdící) tvoří jeden pól ventilu, ostatní studené elektrody včetně řidičí mřížky jsou polem druhým. Miliampérmetr, zařazený s omezovacím odporem v obvodu zdroje st proudem — zkoušená elektronka, udává vlastní ohmmetrem způsobem ss odporníkem, kterým se usměrňuje elektronka projevuje.

Je jasné, že se tím zřískáme možnosti hrubé registrace strmosti a přímého údaje o existenci mřížkového proudu. Jen druhá z této ztrát je citelná, ačkoli značnější mřížkový proud, zaviněný chatrným vakuum, se i zde také projeví. Zato je zkoušení jednoduché, také zapojení je prosté, a s jednoduchým kombinátorem vystačí s jedinou objímkou každého druhu za jediného, prakticky vesměs splněného předpokladu, totiž stejného zapojení žhavicího vlákna.

## ZKOUŠEČ ELEKTRONEK

**Popis a návod ke stavbě jednoduchého přístroje k rozeznání hlavních závad elektronek pro přijímače**

do věm, u jiných v zapojení diodovém.

Obojí druh je zjednodušen tím, že se ke zkoušce emise využívá usměrňovací schopnosti elektronky, t. j. vede do ní střídavé napětí z transformátoru. *Triodové zkoušení* se vyznačuje tím, že elektronka má v obvodu kathody jeden nebo několik přepinatelných odporníků, které vytvářejí několik stupňů předpětí, přivedeného na řidičí mřížku. Ostatní studené elektrody bývají spolu spojeny a zavedeny přes miliampérmetr s rozsahy na př. 5 a 50 mA na druhý konec vinutí, které dostává st napětí ke zkoušce. Už z podstaty vyplývá, že údaj miliametu bude různý nejen podle stavu elektronky téhož typu, nýbrž i u různých typů elektronek, a že tedy zkoušec využává své funkci vždycky údaj, jak velký proud ta která elektronka má mit, je-li v pořádku. Protože je čtveré rozdílné připojení elektrod, totiž vlákno, kathoda, řidičí mřížka, studené elektrody, vyzádil triodový zkoušec buď několika objímkami téhož druhu pro každou objímkou se lišící řadou, aby se vyhovělo jak uvedeným rozdílům v připojení, tak oddělenému zkoušení elektronkových systémů ve sdružených elektronkách a zase údaj, v které z několika stejných objímk se má ta která elektronka zkoušet. Nebo tu musí být t. zv. kombinátor k možnosti přepojit kterýkoli vývod na některý ze tří směrů, protože aspoň vlákna jsou zpravidla na tých kontaktach. Výhodou triodového zkoušení je možnost zjištění mřížkového proudu, ať zaviněného nedostateč-

Cennou výhodou je i to, že zmíněný ss odporník usměrňovací elektronky je u přijímacích druhů s nepřímým žhavením a v dobrém stavu řádu 100 až 1000  $\Omega$ , tedy prakticky stejný, takže zkoušec nepotřebuje tabulku hodnot, které mají být naměny, a miliametr udává pro všecky elektronky výsledek, závislou jen na jejich stavu: mezi 0,6—1 plné hodnoty stupnice, je-li elektronka dobrá, mezi 0,4—0,6, je-li pochybná, a pod tím, je-li ohluchlá. — Předběžné zkoušky: stav vlákna, zkraty nebo odpojení elektrod, isolace mezi kathodou a vláknam, jsou také velmi snadné, to všecko jsou podstatné výhody.

*Popis zkoušek.* Nejčastější vady elektronek jsou: přerušené vlákno; zkrat mezi některými elektrodami, které mají být odděleny; odpojení některé elektrody od jejího přívodu; vadná isolace kathody proti vláknu; nedostatečná emise. Tyto závady se popisovaným přístrojem vyhledávají podle schematic a—e a podle tohoto popisu.

a. *Stav vlákna.* Vlákno elektronky libovolného druhu je připojeno přes doutnavku, ochranný odporník a kondenzátor na vinutí síťového transformátoru o napětí 150 V. Není-li vlákno přerušeno, doutnavka svítí. Kondenzátor v obvodu nemá v tomto případě zvláštní význam.

b. *Zkrat elektrod.* Všecky elektrody kromě kontrolované jsou spojeny s vláknom, které je nažhaveno, jednak aby se kontrola dala za tepla, když se některý zkrat projeví, jednak aby se mezikontakt elektronka připravila k dalším zkouškám. Kontrolovaná elektroda je připojena přes doutnavku, ochranný odporník a kondenzátor na vinutí 150 V st, jehož druhý konec je spojen s ostatními elektrodami. Zkrat se projeví světlem doutnavky. Tak postupně vyzkoušíme všecky elektrody

Nejdůkladnější zkouškou elektronky je důsledné napodobení jejich provozních podmínek v přístroji vhodné úpravy, a poté měření všech potřebných napětí a proudu, které v ní jsou, tedy i střídavých, po případě ještě přímé měření strmosti, vnitřního odporu a zesilovacího činitele mřížkovými obvody (1, viz seznam na konci). V tomto případě se elektronka měří tak, jak se ji používá, a zkouška je zcela průkazná. Používá se ji však jen při kontrole výrobních vzorů, neboť je zdlouhavá. Poněkud zjednodušená je podobná zkouška statická, kde jednotlivé elektrody dostanou předepsaná provozní napětí, ale ne přes běžné pracovní odpory; takovým způsobem snímáme vlastní charakteristiky (2, 3). Z výsledků je možné známými vztahy dospět ke všem údajům standardních zapojení.

Radiotechnická laboratoř a opravna potřebují však způsoby prostří a hlavně rychlejší, aby bylo lze rozeznat hlavní závady (nikoli malé odchyly od standardu). K tomu cíli vznikly přístroje sice podobného původu jako předchozí, ale mnoha způsoby zjednodušené. Jejich účelem je nalézt především chyby stavu, jako jsou zkraty a přerušení, po př. vady isolace, a dále zjistit, zda kathoda elektronky emituje, resp. jak emise poklesla proti normální. Pokud se vyskytne nezbytnost měřit elektronku důkladněji, může se to stát v přístroji, pro nějž je určena, použitím příslušných měřidel stejně jako ve speciálním přístroji.

Podrobně posuzováno je zkoušeču tohoto druhu celá řada; připomeňme jenom přístroje popsané před časem v tomto listě (4, 5) a pak známé zkoušeče tovární, přístroje Neubergerovy, Philipsův kartomatik, podobný přístroj na vojenské elektronky, které všecky rozmanitými účelnými úpravami zjednoduší manipulaci na téma mechanické práce a pohyby. V podstatě je však možné najít dvojí druh těchto zkoušečů: v některých se emise elektronky zkouší v zapojení triod-

kromě kathody a vlákna, kde tato zkouška nemá smysl. Kondensátor má za účel vyloučit z vlivu na zkoušení proud elektronový, který by udal spojení, i když elektronika nemá zkrat mezi elektrodami.

c. Emise. Vlákno, kathoda a ev. brzdící mřížka vyžhavené elektronky jsou spojeny s týmž koncem vinutí transformátoru, na odběručku 100 V jsou přes odpor a mAmetr připojeny ostatní elektrody zkoušeného systému (má-li elektronka systém více, zkoušíme je postupně, nepoužité elektrody začínají spojime s kathodou). Kdyby byla elektronka ideálním, bezodporovým usměrňovačem, ukázal by mAmetr výchylku plnou. Podle toho je nastavena velikost předřadného odporu. Základní rozsah mAmetru je 5 mA pro malé elektronky s malou kathodou (napěťové zesilovače; obvykle emisní proud do 10 mA), 50 mA pro elektronky výkonové, mimo udané meze.

*d. Připojení elektrod.* Zapojení stejné jako prve s tou obměnou, že postupně všecky studené elektrody včetně brzdy odpojíme z jejich předchozího postavení (mAmetru) a připojíme přes douthavku a ochranný odpor, ale bez kondenzátoru, na druhý konec vinutí 150 V. Je-li elektroda připojena, protéká jí elektronový proud, který rozsvítí douthavku. Kondenzátor v tomto případě nesmí být zařazen. — Současně se projeví pokles údaje mAmetru, větší při zkoušení elektrod blíže kathody, malý nebo skoro žádný u vzdálenějších elektrod složitých elektronek (na př. odpojení anody u pentod z obvodu mAmetru se projeví nepatrným poklesem mAmetru), naopak řídící mřížka dává pokles na malou část původní hodnoty. Kdyby však byla některá elektroda odpojena, nerozsvítí se v tomto případě douthavku, ani mAmetr neukáže pokles.

e. *Isolace kathody.* Zapojení stejně jako při c. Spinačem odpojíme kathodu od příslušného konce vlákna a tím od jednoho konce vinutí s napětím 100 V (odbočka uprostřed). Dobrá isolace kathody se projeví okamžitým poklesem výchylky v měřítku prakticky na nulu. Malý zbytek udává ev. isolaci zhoršenou. Tato zkouška má smysl jen u elektronek žhavených neprůměrně, nikoli u bateriových, kde vlákno je zároveň kathodou.


Zapojení.

Použití zkoušeče je zjednodušeno využitím přepinačů a tlačítka, které jeho zapojení mění, jak to vyžaduje příslušná zkouška. Síťový transformátor, připojený přepinatelným primárem přes dvojpólový spinač na síť, má sekundár jednaka s vnitřním pro běžné hodnoty žhavicího napětí, jednak s ním spojené vinutí pro 150 V eff s odbočkou na 100 V. Žhavící část má napětí, udaná v popise transformátoru dále, a přepíná se kolíčkovým pře- pojovačem, který je jednoduchý, názorný a laciný, zatím co přepinač s potřebnými 15 polohami, který by běžcem nespojoval při protáčení sousední dotyky nakrátko.

Zapojení s vyznačením hodnot součástek. Umístění viz reprodukce štítku na straně 253.

Dole zjednodušená zapojení pro jednotlivé zkoušky, výklad v textu (nedopatřením opomenuta vyznačení jádra transformátoru).

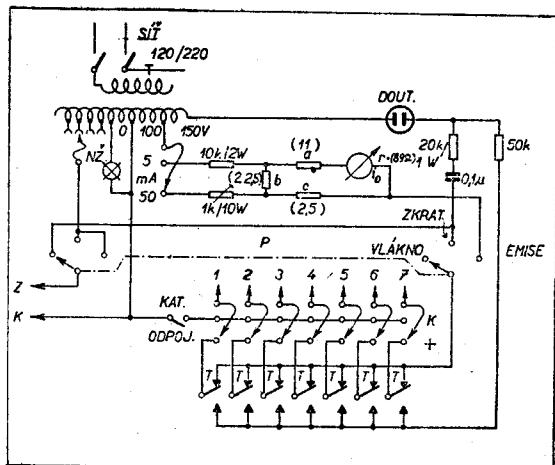něn na trhu. Funkce části anodové se však přepíná běžným přepinačem, postačí dvě části po trojici cestě, na př. běžný Tesla-Always, nebo Jiskra. Objímky, které jsou v přístroji vestavěny, jsou svými žhavicími nožka-



Součásti.


Použitý síťový transformátor má tyto hodnoty. Jádro z výprodeje, tvar M 85, průřez železa  $2,9 \times 3,8 = 9,56$  cm<sup>2</sup>, plocha okénka  $1,85 \times 5,6 = 7,55$  cm<sup>2</sup>, na primáru 4,6 záv./volt, na sekundáru 5 záv./volt. — Primář 120+100 V: 550 záv./0,3 mm + + 460 záv./0,23 mm. — Sekundář: 100+50 V: 500 záv.+250 záv./0,2 mm. — Žhavení: udána vždy následující odbočka svou hodnotou napětí, které má proti začátku vinutí, ale jen doplněk vinutí braný od předchozí odbočky. 0,7 V — 3,5 záv.; 1 V — 1,5 záv.; 1,4 V — 2 záv.; 2 V — 3 záv.; 2,5 V — 3 záv.; 4 V — 7 záv.; 5 V — 5 záv.; 6,3 V — 7 záv., až sem ve směs drátu 1,2 mm. — 12,6 V — 37 záv./0,7 mm. — 20 V — 37 záv.; 30 V — 50 záv.; 50 V — 100 záv., až sem 0,3 mm. — 60 V — 50 záv.; 90 V — 150 záv., 120 V — 150 záv., až sem drát sily 0,2 mm. Vzájemné spojení vinutí je jasné ze schématu: silný konec žhavicího vinutí je spojen s nulou vinutí 100/150 V, sled vinutí podle schématu! Na vhodnou odbočku je zapojena návěstní žárovka N. Ž., udávající zapnutí síťového spinače.


Miliampémetr má základní rozsah pod nebo až 5 mA, a může to být libovolný malý přístroj s otočnou cívkou a lineárním průběhem stupnice, z výprodeje, dokonce bez stupnice, ovšem v dobrém stavu. Nemáme-li přístroj s rozsahem 5 mA, doplníme přístroj odpory  $a$ ,  $b$ ,  $c$ , které vypočteme takto. Zjistíme základní proudový rozsah přístroje, označme jej  $i_0$  (mA). Zjistíme vlastní odpor méridia, označme jej  $r$  ( $\Omega$ ). Pak odparem a doplníme  $r$  na nejbližší celistvou hodnotu ( $a+r$ ). Poté můžeme vypočítat:

$$b + c = (a + r) \cdot i_0 / (5 - i_0),$$

Odtud vypočteme i  $c$  odečtením od výsledku prvního výpočtu,  $b+c$ . Tyto vzorce, platné ovšem jen pro dva žádané rozsahy 5 a 50 mA, lze nalézt odvozeny v knize „Měřicí metody a přístroje, odstavec 03.37, str. 32. Pro případ že  $i_0 = 5 \text{ mA}$  odpadá  $a$ ,  $b$  a  $c$ , odpor 1  $\text{k}\Omega/10 \text{ W}$  připojujeme paralelně k (odporu 10  $\text{k}\Omega/2 \text{ W}$  a  $m$ Ametru).

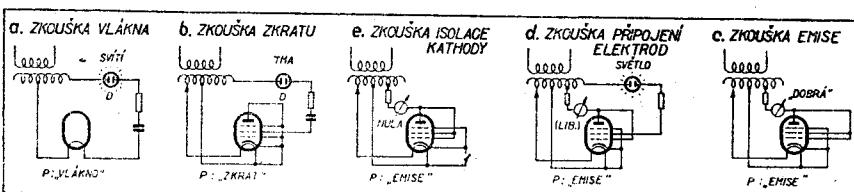Doutnávka pro indikaci obvodů může být jakákoli, protože jich není na trhu nazbyt; vhodný je malý tvar se závitem mignon nebo malý swan, nejlépe pro 120 V, kdy můžeme vestavěný odpor v její patce ponechat. Kdybychom získali jen doutnávku, označenou napětím 220 V, jejiž předřadný odpor je velký, zkusme to nej-



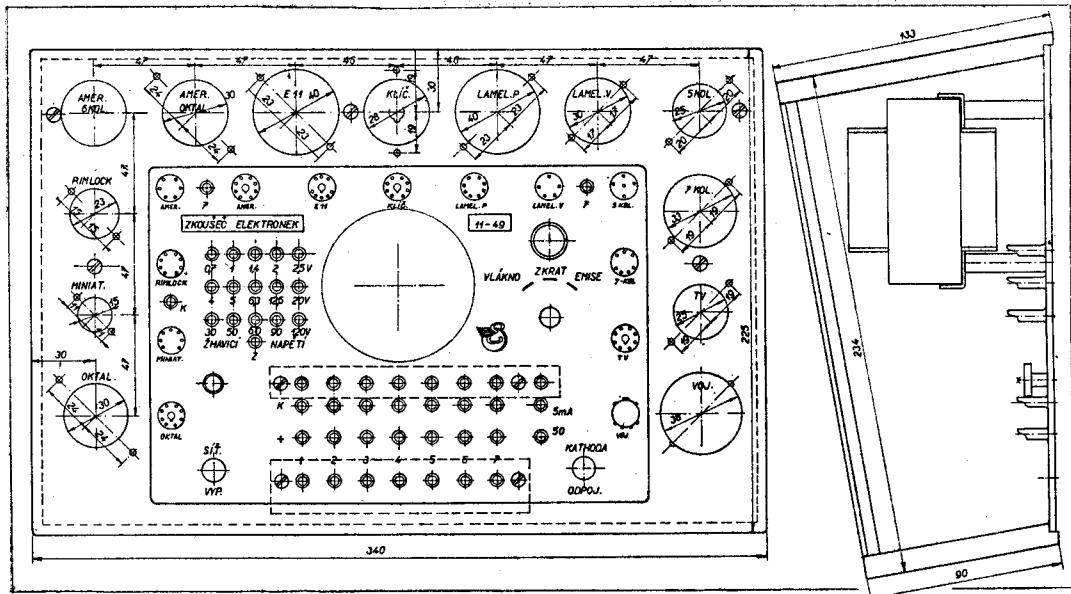

Rozměry svrchní desky. Otvory pro objímky mohou být odlišné podle jejich provedení. Vpravo úprava skřínky. (Otištěný výkres v původní velikosti a štítek lze koupit v red. t. 1. za 45 Kčs, samotný štítek 15 Kčs).

Na protější straně snímek vnitřku zkoušeče. Dole tlačítka a spinače a kathody, nad nimi trojí řada zdírek (i kabličky 1-7 jsou vyvedeny zdírkami; není to však nutné), přepínač P (vlevo), měřidlo a zdírkový přepínač žhaveního napětí. Na nosných úhelnicích síťový transformátor, upevnění odporů a doutnavka.

prve také, a kdyby svítila příliš slabě, propilujme plechovou patku a odpor vynajdejme. Doutnavka bez označení napětí zpravidla odporník nemá; tam kontrolujme, zda jež světlo není přílišné. V tom případě zvětšíme odpory 20 a 50 kΩ na vhodnou velikost aby se doutnavka brzy neporušila. Kdyby naopak při zkoušce b (zkrat mezi elektrodami) svítila slabě i kdyby žádný zkrat nebyl, odstraníme to připojením tak veľkého odporu paralelně k samotné doutnavce, aby jemné světlo právě zmizelo (několik set kΩ).

Tlačítkovou soupravu ukazuje snímek a výkres. Dva mosazné pásky drží na koncích tři rovnoběžné praeze ze silného pertinaxu udaných rozměrů. Prostřední, po jedné straně krajních pásků, má otvory pro vlastní tlačítka z izolačních tyčinek sily 4 mm, zajištěná proti vypadnutí zátočkou a pružným kroužkem. Horní praeze nese podélný pásek P1, s nímž jsou pérka tlačitek v klidu spojena. Pásek je z měděného nebo mosazného plechu sily asi 0,3 mm a je k praezi připevněn zahnutými pásky. Nad ním je na krajních šroubcích (které zároveň drží horní praeze), plísek P2, sily asi 0,5 mm, který dosahuje až pod tlačítka a má tam okraj využitelný zahnutin, aby tlačítka nemohla ohnout pérka P. P2 je současně oním sberným dotykem, kam tlačítka přitiskne pérka, když na ně zatlačíme (ve schématu dole). Pérka sama jsme vydolovali z výprodejního přepínače (ceník č. 9 Elektry 1-01, Praha II, Václavské nám 25, str. 17 vpravo nahore, cena 106 Kčs); nemají zvláštní vhodný tvar, dají se však upěvnit na úzký dolní praezec provlečením a připájením úzkých pásků z poddajného plechu mosazného nebo měděného. Ušlechtilý kov na hrotu není sice rovnoměrně po obou stranách P, a nemá ani protějšky na P1 a P2, ale je v obvodu s dosti velkým odporem a značným napětím, a přechodový odporník nevadí, i kdyby dosáhl několika ohmů. — Způsob nahrazení tlačítka jedinou zdírkou za cenu zdlouhavější manipulace jsme už uvedli. Zdírku umístíme do otvůrku pro tlačítka s číslem 4.

Ostatní součásti: dvojpólový sítě spinač, jednopólový spinač pro kathodu, 35 zdírek

(dvě pro vývod „7“ k připojení elektrod, vyvedených na čapky, jedna pro vývod K žhavení, viz dále), jednosegmentový přepínač s dvěma částmi a třemi cestami, viz schema, P, odporník 1 kΩ, pokud lze drátový a s odbočkou pro nastavení, tlačítková souprava.

Součástí, kterou se redakce t. 1. snažila usnadnit stavbu a pěkný vzhled, je tříštěný štítek, jehož vzhled ukazuje snímky a reprodukce, ve vzhledu poněkud porušená ve spesáném označením, co kam příjde. Štítek je možné koupit v red. t. 1. za 15 Kčs.

#### Stavba.



Zkoušeč je celý namontován na pertinaxové desce rozměrů podle výkresu; střed dolní části zabírá štítek a přístroje, na okrajích po stranách a nahoře je třínačtějších objímk, jejichž zapojení je vyznačeno na štítku. Bohužel není vývoj elektronky do té míry ukončen, ani současný stav natolik znám, aby bylo lze zaručit, že vybrané vzory jsou nejúčel-

výkresy. Je však snadné nahradit některé objímky novými, až na ně dojde, a krom toho je snadné použít zkoušeče, i když objímka pro danou elektronku není přímo na něm. Přívody od ní mohou být totiž samostatně zavedeny do zdírek Z, K a 1-7 budou „K“ nebo „+“. Konečně by bylo lze doplnit přístroj krabičkou s dalšími potřebnými objímkami, na př. všechny druhé vojenské elektronky, jejichž vývody by vicenásobná šňůra připojila prostřednictvím klíčové patky do prostřední horní objímky zkoušeče, kde jsou všecky vývody zastoupeny.

Co je na horní straně desky, to udává popis reprodukce štítku. Zespodu jsou upevněny dva úhelníky ze železného plechu 1 mm, které nesou síťový transformátor, objímky doutnavky, návěstní žárovky a destičky s odpory. Spojování u objímek stačí obyčejně vyrvaným drátem, ale přístroj sám získá na vzhledu, když jeho vývody pospojujeme sdrženým vodiči, jako telefonní centrály. Práce je ztížena tím, že nemáme dostatek barevně rozlišených izolovaných spojovacích drážek, je tedy nutno pracovat pozorně a s bedlivou kontrolou.
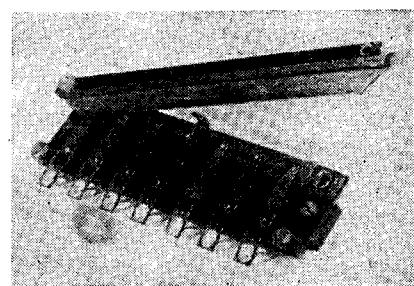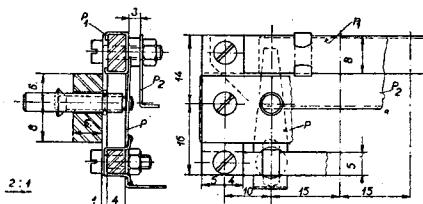
#### Lepení štítku.

Pertinaxovou desku zdrsníme vybrusením nejjemnějším brusným papírem nebo smirkem, rovnoběžnými tahy. Pak ji dáme nastříkat šedým nitrolakem, nebo ji jen sami ostříkáme s použitím rozprašovače na fixativ a pod. Poté potřebme oříznutý štítek řídkým celuloidovým lepem tak, aby mohl bezpečně držet, ale aby v přílišném množství nevytekl na okrajích a neporušil lakování. Přitiskneme štítek bílým čistým papírem, pak třeba vrstvou novin, a důkladně zatížený necháme v klidu přes noc schnout na teplém místě. Druhý den opravíme okraje, které nepřichytily, vnesením malého množství lepu, a po zaschnutí z lehkého přestříkáme zaponem (čirým stříkacím lakem). Po zaschnutí nastříknutí opakujeme v malém množství, protože mnoho laku najednou může rozpustit tiskařskou barvu na štítku. Z téhož důvodu nesmíme laku nářasit štětcem nebo dokonce vatou, což je jinak známený způsob při lakování kovu.



Laku naneseme tolik, až lesklý, voskovánemu plátnu podobný povrch štítku dokládá, že dosti silná vrstva celuloisu chrání papír před vlhkem a ohmatáním.

Pak už můžeme podle štítku vrtat otvory, k čemuž je vhodné použít ostrého vrtáku, aby se papír neroztrhnil, a pracovat dál. Úpravu vnitku můžeme také zlepšit nastříkáním desky ještě před vrtáním, a ovšemže nezapomeneme na plechové nosiče transformátoru atd.

#### Zkoušení.


Přesvědčme se, zda mAmetr má žádané rozsahy, při čemž rozdíly až do 10 % od 5 nebo 50 mA nevadí. Pak zkонтrolujeme zapojení žhavicích vývodů, protože by nebylo přijemné odpravit zkoušenou elektronku nesprávným žhavicím napětím. Konečně vyzkoušíme zapojení na elektrody podle číslování vývodů objímek, a to u všech; přesvědčme se prostě, zda banánky u čísla 1 na štítku jsou skutečně spojeny s dotyky s týmž číslem u všech objímek, protože při početnosti spojů je snadné dopustit se nesprávnosti. Další vyzkoušení přístroje můžeme už provést při jeho obvyklém použití, které je toto:

#### Zkoušení elektronek.

(Přístroj přepneme na dané síťové napětí; přepinač  $P$  dáme do polohy „vlákno“, zkoušenou elektronku zasuneme do její objímky, na přepinač žhavení nastavíme předepsané žhavicí napětí. Všecky banánky přestrčíme do zdírek „K“. Přepinač „kathoda-odpoj.“ dáme do polohy „kathoda“. Neznáme-li zpaměti zapojení patky elektronky, vezmeme k ruce katalog elektronek. — První zkoušky provedeme s elektronkami dobrými.)

a. *Zkouška vláknem*. Přepinač  $P$  v poloze „vlákno“, doutnavka má jasně svítit. Nesvítí-li, je to znaméním, že černě vyznačené dotyky na obrazci patky na štítku nejsou vláknem spojeny, t. j. vlákno přerušeno, nebo vyvedení vláknem odlišné.

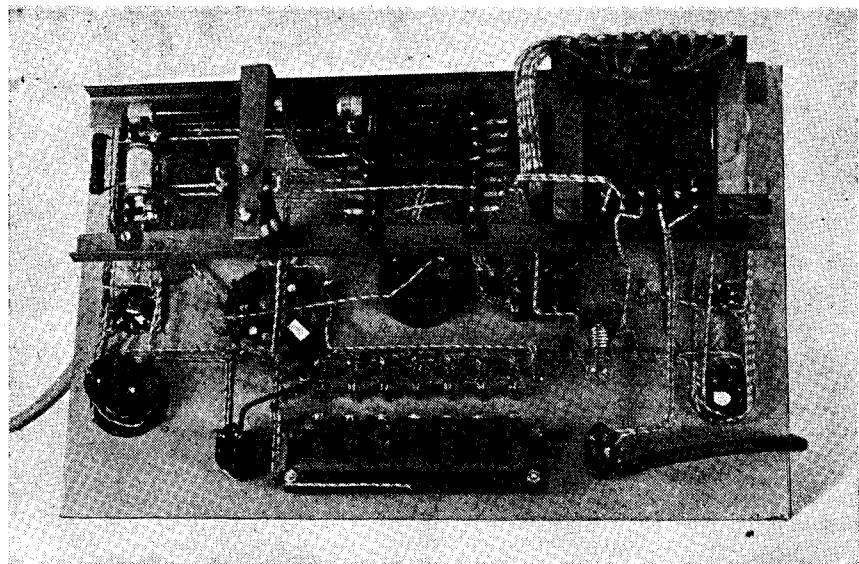b. *Zkouška zkratu mezi elektrodami*. Přepinač  $P$  do polohy „zkrat“, vyčkejme několik okamžiků, až se elektronka vyžaví a po případě mřížce oteplí, je-li podezření, že zkrat nastává jen při oteplení. Potom postupně vytáhneme jednotlivé banánky 1 až 7, které jsou zatím všecky v řadě zdírek „K“, a zasuneme nebo dotkneme se spolehlivě příslušné zdírky „+“. Doutnavka musí zůstat tmavá. Slabý svit značí svodový proud, zaviněný odporem několik  $M\Omega$ , a je odstraněn od-



porem paralelně k doutnavce, o němž jsme mluvili. Objeví-li se jasný svit v doutnavce, značí to, že elektroda, jejíž kolíček podle číslování jsme právě vytáhli, má zkrat na některou elektrodu sousední. Která to je, zjistíme postupným vytahováním ostatních kolíčků ze zdírek  $K$ . Při kterém zhlasne doutnavka, ten je spojen s elektrodou ve zkratu s kontrolovanou. Obyčejně bývá zkrat mezi elektrodami sousedními, nejčastěji mezi vzájemně blízkými, t. j. na př. Mídič mřížka-kathoda. Mírnými poklepky na baňku zkoušené elektronky zjistíme i zkraty přerušované.

#### c. *Zkouška emise*.

Banánek zcela vpravo necháme ve zdířce „,5 mA“, jde-li o malou elektronku s obvyklým emisním, t. j. anodovým, mřížkovým atd. proudem pod 10 mA, nebo jej přesuneme do zdírky „,50“. Jde-li o usměrňovači, koncovou nebo jinou výkonou elektronku s emisním proudem nad 10 mA.


Ty z kolíčků 1 až 7, které podle zapojení patky elektronky patří kathodě a brzdící mřížce, ponecháme ve zdírkách „K“, ostatní, které patří ostatním elektrodám zkoušeného systému, přestřčíme do zdírek „+“. Má-li elektronka více systémů, provedeme to nejprve pro jeden systém, a po ukončení zkoušky teprve pro další. K rozhodnutí kam která elektroda je zapojena, postačí katalog elektronek s údajem zapojení patky.

Pak přepneme  $P$  do polohy „emise“, a mAmetr rázem udá emisní proud. [Výchylka nemá přestoupit plnou výchylku; podle toho upravíme odporník  $1000 \Omega / 10 \text{ W}$ , po případě  $1000 \Omega / 50 \text{ mA}$ . Rozumí se, že úpravu provedeme podle zkoušek několika dobrých elektronek. Hodnotu změníme buď přestavením odbočky, nebo přidáním dalšího odporu do serie nebo paralelně tak, aby při dobrých elektronkách byla výchylka mezi (0,9 až 1) x plná výchylka.] Výchylka mezi (0,6—1) plně výchylky udává elektronku s emisí normální, mezi 0,4—0,6 elektronku zeslabenou, ale zpravidla použitelnou, pod tím elektronku prakticky hluchou. Rozdíly od tohoto označení by se mohly ukázat při mimořádně odlišných elektronkách, na př. bateriových s velmi úspornou kathodou a pod.

d. *Zkouška připojení elektrod*. Zkoušec zůstane ve stavu podle předešlé zkoušky. Pod těmito kolíčky, které jsou ve zdírkách „+“, stiskneme postupně tlačítka, nebo, jestliže jsme si je ušetřili, vytáhneme prostě postupně kolíčky ze zdírek „+“ a dotkneme se na okamžík náhradní zdírky v místě tlačitek. Při každém dotyku má především zazářit doutnavka, za druhé více méně klesne výchylka mAmetu. To je dokladem, že příslušná elektroda je připojena. Nenastane-li ani jeden z ustanovených zjevů, je to známkou, že příslušná elektroda nemá spojení se svým přívodem.

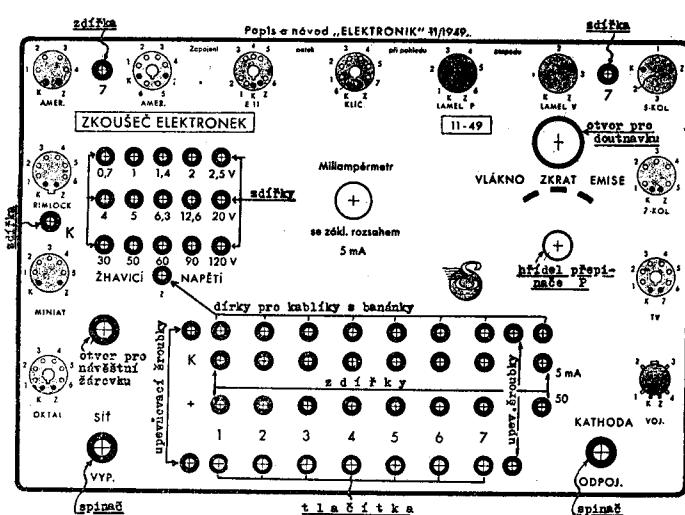e. *Zkouška isolace kathody*. V postavení jako při zkoušce c přeložíme páčku spinače „kathoda - odpoj.“ do polohy „odpoj.“, kdy je spinač otevřen. V tom okamžiku musí výchylka mAmetu klesnout prakticky na nulu na doklad, že kathoda je dobře izolována od vláknem. Sotva značná výchylka může zůstat, ale výchylka mezi 5 a 100 % nasvědčuje, že izolace je vadná a elektronka sotva použitelná.

Tím je zkouška ukončena; vypneme síťový spinač, vytáhneme kolíček žhavení, přepinač  $P$  dáme do polohy „vlákno“, kolíčky 1 až 7 do řady „K“, kolíček 5 až 50 do zdírky 5, vyjmeme zkoušenou elektronku, a jsme připraveni ke zkoušce další.



Zmenšená reprodukce  
zkušebního stroje.  
Zkušební stroj je  
doplněný  
údaji o umístění  
jednotlivých  
součástek  
(typy psacího  
stroje).

### Jiná použití.

Regenerace, možná u některých elektronek mřířným přezhavením. Elektronku zasuneme do její objímky, ostatní vývody ponecháme ve zdířkách K, a nastavíme žhavici napětí o stupeň větší ale tak, aby elektronka nemohla být přepálena (pozor u bateriových elektronek s jemným vláknenem), přepinač P dáme do polohy „zkrat“ a elektronku chvíli žhavíme. Předtím a poté kontrolujeme emisi s normálním žhavením. Počítejme také s tím, že na žhavicím vinutu snese drát 1,2 trvale asi 3 A, drát 0,7 asi 1,2 A, drát 0,3 asi 0,2 A a 0,2 asi 0,1 A.

Určení zapojení neznámé elektronky. Zkoušeckou vyhledáme žhavici vláknko, a postupným zvětšováním najdeme takové žhavici napětí, až je kathoda zřetelně červená. Vyhledáme kathodu v postavení „zkrat“ podle toho, že má proti vláknu přece jen malý svod, který se projeví mřířným svitem doutnavky, a zjištěný vývod kathody dáme do zdírky v řadě „K“. Pak přejdeme do postavení „emise“, a ostatní vývody postupně překládáme do řady „+“. Přitom mAmetr udá výhylku v případech, že jde o studenou elektrodu systému. Výhylka je tím větší, čím blíže je příslušná elektroda ke kathodě, podle toho můžeme zjistit pořadí. Kdyby byla elektronka kovová a žhavení nebylo lze nastavit podle vzhledu, můžeme v této poloze zvětšovat žhavici napětí, až emise více nestoupá. Pozor na přezhavení. Dalším cvikem rozeznáme i vedlejší systémy: ostatní, předtím zjištěné „anody“ nemají podstatný vliv na emisní proud, je-li současně zapojena „anoda“ druhého systému, blízká ke kathodě. Trochou detektivního uvažování je možné v naléhavém případě rozluštit zapojení patky.

K účelnému základnímu využití je zapotřebí cviku. Proto po dokončení zkoušejme všecky elektronky, které máme, ať zjevně dobré nebo odložené jako vadné, a z výsledků, porovnaných s dřívějšimi zkušenostmi o použití zkoušených elektronek, nasbíráme brzy potřebné znalosti k hodnocení výsledků zkoušeče.


Jeho podstatnou předností je poměrná jednoduchost, možnost vystačit s jedinou objímkou pro každý druh, oddělené zkoušení systémů elektronek, a nezbytná omezení, vyplývající z jednoduchosti přístroje, jsou jistě vyvážena jeho přednostmi.

### Prameny:

1. Měřicí metody a přístroje pro radiotechniku, (Orbis, 1949; odst. 04.4.) — 2. Universální přístroj na zkoušení elektronek. Ing. Dr Joachim (Radioamatér, 1948, č. 7—8, str. 188.) — 3. Přístroj ke zkoušení elektronek (Radioamatér, 1946, č. 1, str. 8.). — 4. Zkoušeč lamp MO-Z, J. Vosáho (Radioamatér, 1937, č. 8, str. 216; 1938, č. 5, str. 143). — 5. Prostý a levný zkoušeč elektronek, (Radioamatér 1940, č. 9, str. 206.).
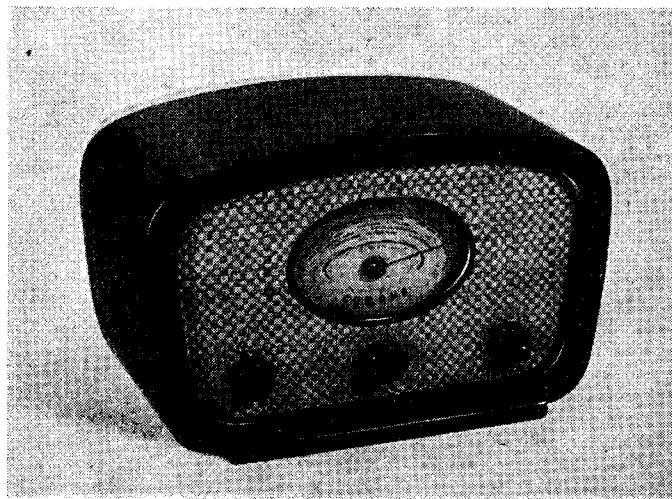
### Vzduchem chlazené vysílače

Společnost Marconi vyrábí nyní vysílače s koncovými stupni až pro 100 kW v anteně s elektronkami, chlazenými vzduchem. Proti zatím používaným elektronkám s vodním chlazením uspoří se nakladu i prostoru. Vysílače tohoto druhu jsou konstruovány jak pro střední, tak pro krátké vlny, a teprve antenové výkony 150 resp. 120 kW mají elektronky s vodním chlazením.



Vzor popisovaného přijímače byl vyzkoušen přestavbou malé tovární dvoulampovky; její předností bylo, že se v ní vedle základních součástek vyskytovala potřebná elektronka ECH21.

## MALÝ A PROSTÝ SUPERHET

Základní přednosti popisovaného zapojení je využití elektronek dnes vyráběných, totiž triody-hexody typu ECH21 (nebo —3, —4, —11) a duodiody-pentody EBL21 (—1), a okolnost, že nevnáší do činnosti choulostivost, s jakou se pak s nedůspechem utkává méně zkušený konstruktér, když se snaží vynutit z malého počtu elektronek více než přiměřený výkon. Hexoda-trioda působí jako obvyklý směšovač-oscilátor a obvod její stínice mřížky jako nf zesilovač s mřížkovým ziskem řádu 10. Koncová pentoda-dvojdioda EBL21 pracuje jako diodový demodulátor a zdroj napětí pro automatiku, získané nf napětí je zesíleno právě udaným odvozeným stupněm a zavedeno na mřížku koncové pentody v obvyklém zapojení. Jediná složitost je tedy v dvojím využití hexody, ale není to reflex tak říkajíc čistokrevný, protože po vzoru zahraničního lidového superhetu jen mřížkový obvod vstupní obsahuje oba signály, kdežto anodou mf je anoda hexody, zatím co nf odbočuje už ze stínici mřížky. Zkoušeli jsme i zapojení s nf pracovním odporem v anodovém obvodu, ale zisk byl cítelně menší. Naopak připomeňme, že většího nf zisku bylo by lze dosáhnout zařazením nf transformátoru místo pouhé vazby R-C; je to však podle našeho výsledku zbytečné, i s odpornou vazbou zisk bohatě postačí.

Vstupní obvod a oscilátor jsou obvyklé. Předně poukážme na tři připoje antény, které jsou hrubým regulátorem citlivosti. Použijeme buď trojice zdírek a přepínáme antenu, nebo sem zadáme pert. kondensátor s umělým zkratem při uzavřené poloze, nebo konečně připojujeme antenu trvale přímo a citlivost resp. hlasitost mřížky obvyklým nf regulátorem podle doplňku a ve schematu. Nás přístroj měl jenom střední a krátké vlny, protože jsme chtěli vystačit s jednoduchou a levnou cívkovou soupravou a přepinačem domácí výroby. Protože přístroj má jen částečně účinnou automatiku, postarali jsme se použitím speciální vazby s antenou o její rovnoramenný průběh, jak to ukazuje odvození v letošním č. 3, str. 56. Na krátkých používáme antenové cívky s větším počtem závitů, s výhodami,


neje o přijímač mimořádně malých rozměrů (ač i tu má konstruktér značné možnosti), nýbrž o zjednodušený superhet bez obvyklého druhého stupně mf zesílení. Zapojení vystačí s dvěma sdruženými elektronkami a je co do nákladnosti, nároků na dovednost a co do povšechného výkonu rovně kdyži oblibeným přímo zesilujícím třílampovkám. Navíc přináší vyloučení zpětné vazby a tím i snazší a

které z toho plynou pro podobný záměr. Vhodný přepinač má při rozsahu středních vln všecky dotyky rozpojeny, při krátkých všecky spojeny a může být vyroben velmi jednoduše podle obdobky, udané v E 3/1949, str. 62. Schema úpravy ukazuje kresba b, ve schematu dnešní úpravy: čtverice · pérek vedoucích ke spínaným místům cívkové soupravy, je spínána na zemní vodič pražcem na hřidelku, který je nejkratší cestou a silným vodičem zaveden na rotory kondenzátorů C1, C2, což jsou části ladícího důálu. Konečně je také možné vystačit s dvoupolovým sítovým spinacem podle způsobu, vyznačeného na náčrtku c. Přepinač pozorně otevřeme, spinaci praže, které přeložením páčky přiskočí k dotykům s vývody, opatříme ohebnými a dokonale připájenými vývody, spojenými se zemním vodičem. Spinadlo musí mít spolehlivý dotyk, bez velkého přechodového odporu, jinak by byl na krátkých vlnách výkon chatrný.

Cívky samy můžeme vyrobít jakýmkoli vhodným a běžným způsobem. Krátkovlnné jsme vinuli na kostry býv. Palafer 6362 +4 způsobem vyznačeným v obrázku. Vineme všecka vinutí jako závit těhož chodu, na l. v. obrázku je pravochodý a žádaného vzájemného zapojení dosáheme zámkem koncu. Vyznačují to tečky ve schematu i v náčrtu cívek, kde jsou také počty závitů a použitý vodič. Vazební cívky antenni nebo reakční jsou na kroužku ze silnějšího impregnovaného papíru, jsou nasunuty přes vinutí ladící a na něm zajištěny. Drát i vinutí může mít mřížné úchytky, které vyrovnáme doladěním jádrem. Konce vinutí zajistíme buď přehnu-

**Zapojení s vepsanými hodnotami.** Údaje cívek jsou na zvláštním výkresu, z něhož porovnáním se schematicem vyplýne i správný způsob připojení končů vinutí (označení tečkami). — Na obrázku a) je zapojení regulátoru hlasitosti, b) a c) představují dvojí možnost úpravy vlnového přepinače, b) — amatérský, c) — z dvojpólového sítového spínače, podle vysvětlení z textu.

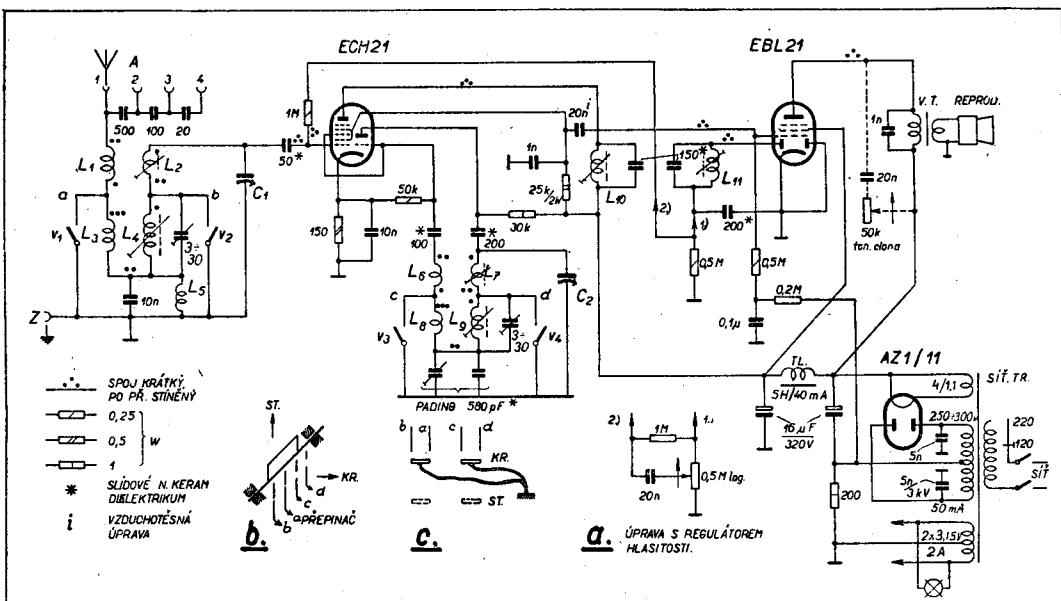Na snímku dole: pod kostrou zleva regulátor hlasitosti; ladění; přepinač cívkové soupravy, která je rovněž částečně patrná. Pod regulátorem je tlumivka. Původní přístroj (a také přestavený) má reproduktor na zadní stěně skřínky.



tím přes pásek lepenky nebo celuloidu, položeným pod vinutím, nebo ovázáním režnou nití nebo tenkým provázkem. Tenký drát na papírovém kroužku zakápneme pečetním voskem nebo kalafunou nebo koňským zálepacím hmoty z baterie.

Vstupní cívka středních vln je v našem přístroji na hrnečkovém jádru udaných vzorů a ladící vinutí L4 i s vinutím L3 je vinuto ve celku jedním smyslem, odbodka mezi oběma je dolní vývod. Je ovšem přípustné použít i jiného tvaru jádra, jichž je ve výrobení velká rozmanitost; indukčnost ladícího vinutí má být

180  $\mu$ H, a na př. pro jádro jako má L1, L2 bylo by zapotřebí 120+16 záv. vf kabelik asi 20×0,05 mm, vinuto křížově buď ručně (RA 12/1948, str. 289), nebo na strojku, v rozmezích podobných jako L9. Oscilátorová cívka má mít asi 110  $\mu$ H, a její údaje pro jádro 6362+4 jsou v obrázku. — Pro nejznámější druhy jader výprodejních najde zájemce možnost vypočtu v údajích, přehledné ustanovených v E 5/1949, str. 104.

Mf filtr si také poměrně snadno vyrobíme způsobem podle obrázku cívek, kde je uvedena i vzdálenost pro vhodný stupeň vazby, jsou-li cívky navinuty, umístěny a zapojeny podle údajů. Zase je možné použít jiných vhodných jader. Ze snímku je vidět, že mf filtr nemusí být stíněn obvyklým krytem, neboť tu není stejně laděný obvod výkonnější, který by mohl způsobit zpětnou vazbu.


Tlumivka L5 má 200 záv. drátu 0,25 nebo pod., vinuto divoce nebo křížově na trubku 10 mm.


Ostatní součásti si konstruktér opatří všechny hotové, pokud nepoužije zbytků z přestavovaného přístroje. Připomínáme, že se k tomu hodí i tyž aparáty, který byl základem jednoobvodové trifilam-

povky podle E 5/1949, str. 110. Kondensátory s dielektrikem slídovým jsou přibližně rovnocenné s prodejními kondensátory keramickými.

Před konečným zapojením jsme provedli řadu zkoušek, abychom omezili možnost, že by existovalo stejně jednoduché zapojení výkonnější. Přitom jsme se potkali s jednou nápadnou věcí, která by mohla rušit činnost přístroje na krátkých vlnách. Když jsme elektronkovým voltměrem měřili napětí automatiky na mřížce hexody, nacházeli jsme je tam, i když nebyl vyláden žádný kv vysilač. Ukázalo se, že napětí vzniká tím, že vstupní ladící kv obvod, kmitočtově poměrně blízko pracujícímu oscilátoru, je jím buzen a vf napětí usměrňováno mřížkovým účinkem řidici mřížky hexody, tedy jakási obrácené a na skutečném signálu nezávislá automatika. Mřížka měla i přes 10 V zápl. předpětí, a přijímač byl proto na kv málo citlivý. Rozkmitání vstupního obvodu vzniká jednak tím, že oscilátor i vstup jsou laděny kmitočtově poměrně blízko, a dále řadou nežádoucích vazeb, z nichž některé byly zbytečně silné. Aby byly omezeny, je zapotřebí umístit cívky L2 a L7 pokud lze daleko, spoje rotorů ladících kondensátorů zavést krátkou cestou přímo k příslušným ladícím cívkám a dokonce nespolehat, že kostra lad. duálu, spojená s rotory, je kovovou kostrou přístroje uzemněna. Má-li duál jenom jeden společný vývod rotoru, spojime jej se zemním vodičem cívek drátem aspoň 1 mm silným, nebo raději kusem měděného antenního lanka, připájeným na kostru duálu (malý Philips). Také pozor na přepinač a na spoje živých stran ladících obvodů, aby neměly zbytečně velkou vazební kapacitu.

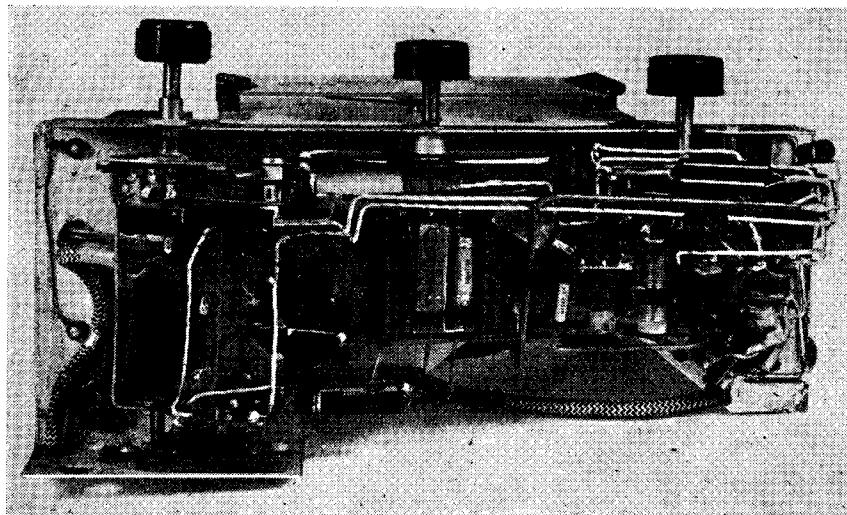Ještě k provedeným pokusům. Zkoušeli jsme využít samotné hexody jako směšovače oscilátoru a zachovat triodu pro nf zesílení, ale s nezdarem. Jediný možný způsob je upravit oscilátor elektronkově vázaný z 1. mřížky a kathody v hexodě, a vést vstupní obvod na třetí mřížku, kam se obvykle vede signál z oscilátoru v triodě. Pak je však směšovač strmost tak malá, že přístroj s jedním mf stupněm



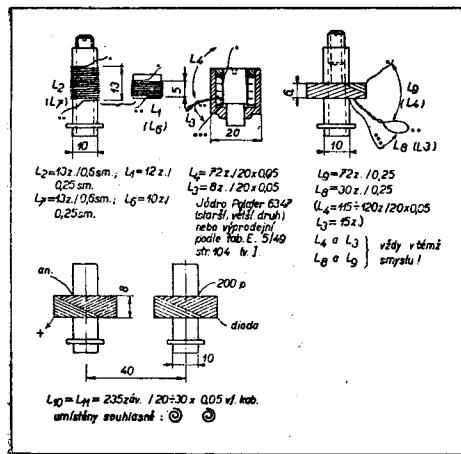

Úprava a údaje cívek, L1 bude navlečena na L2, L3, 4 může být též úpravy jako L8, 9; jakostnější hrnečkové jádro je však výhodnější.

nestačí. Zkoušeli jsme také zavést zpětnou vazbu do mf transformátoru, a to jednak ze stínici mřížky hexody, napojené podobně jako mřížka našeho triodového oscilátoru, jednak ze stínici mřížky koncové pentody, která dostala malilinké vf napětí přes několik pf přímo z živého konce sekundáru mf filtru. V prvním případě signál mírně zeslil, ale ne tolik, na kolik jsme zvykli při zp. vazbě u mřížkového detektoru, a nepodařilo se obvod odtlumit až do rozkmitání. Přičítáme to značné zátěži mf obvodu malým odporem st mřížky přes pomocné vinutí. V druhém případě (zp. v. ze stín. mřížky koncové pentody) mf obvod perfektně kminal, ale bez znatelného přenosu na citlivost. Ukázalo se dále, že mírným zvětšením nf zisku reflexováním výkon přístroje vyhoví a dalšího hledání možnosti zpětné vazby jsme se ztratili.

Čtenář znalý reflexních zapojení a superhetu najde ve schématu několik z jednodušení. Mřížka oscilátoru nemá obvyklý tlumící odpor 100 Ω. Svojí demodulační diody je pevný odpor (v jednodušším případě řídíme citlivost i hlasitost v anteně) a není tu předřazen odpor 50 kΩ s obvyklými dvěma kondensátory 100 pF. Na signál, ale i jeho ss složku, jdou na mřížku hexody přes jediný, nezablokováný odpor 1 MΩ, ačkdy bývá zvykem důkladně odstraňovat vš zbytek ještě nějakým filtrem R-C. Koncová pentoda také nemá odpory v mřížkových přívodech. Všecky zjednodušení se plně osvědčila, přístroj nemá stopy „krkání“, častého u reflexovaných úprav, ani náhubku k oscilacím vstupu při ladění v okolí 500 kc, ani jiné zpetelné vadu se tu nevyskytly. Ostatně nejsou obvyklé ohledy zcela zanedbány: vš zbytek postačí z demodulovaného signálu odstranit jediný kondensátor 200 pF, a dále nízkofrekvenčně hodnocený řetěz 1 MΩ+50 pF v mřížce hexody.

**S t a v b a.** Snímky ukazují popisovaný superhet přestavěný z dvoulampovky po-válečné výroby zn. Corona. Místa nebylo nazbyt, a proto ani seskupení součástek není nejhodnější a některé choulostivé spoje vyšly delší, aniž se vyskytla nějaká závada. Není bezpečné příliš spoléhat na trpělivost zapojení, ale běžné obměny, jaké na svědomitém konstruktérovi vynutí železná nezhybnost, se jistě nemstí tak tvrdě jako v jiných speciálních zapojeních.

Proto jsme připomněli v úvodu, že se tu mohou pokusit o štěstí i méně zkušení. O podrobnostech stavby zde však psát nebudeme, protože docela bez zkušenosti snad zájemci přece jen nebudu.

V y v á ž e n í. Kdyby měl být návod důsledný v naznačeném záměru, totiž usnadnit start méně zkušeným a také méně vybaveným pracovníkům, měli by Zjištění souběhových hořú vstup, obvodu se chom se pokusit o výklad vyvážení bez přístrojů. Je tu však zajímavá nesrovnalost, že totiž bez přístrojů jakž takž, někdy i docela dobré, vyváží superhermetickou pětiborník s několikrát zkušenosť ve stavbě; ten však — v tom je ta nesrovnaost — obyčejně pomocné přístroje má. Začátečník bez nich se naopak střeží do správného vyvážení v jednom případě z tisice. Pak však musíme naléhavě radit, aby si před stavbou pomocný vysilač a výstupní voltmeter buď aspoň improvisoval, nebo vypůjčil od „zamožnějšího“ přítelého. Kdyby si mohl koupit cívky hotové, předem aspoň zhruba nastavené, měl by aspoň malou vyhlídku na úspěch. Když si však cívky vyrábí sám, nemá ji.

Standardní návod k vyvažování superhetu byl tu otištěn v č. 3/1947, str. 60, a v rozmanitých zkrácených úpravách při jiných návodech na superhet. Zjištění souběhových bodů vstup. obvodu se dá znamenitě usnadnit použitím „Nového způsobu kontroly ladících obvodů“, viz E č. 9/1949. Druhá věc: udaných 580 pF kapacity paddingu jsme vyzkoušeli pro mimořádko 454 kc a pro drobný Philipswell duál. Pro jiný ladící kondensátor vyjde padding jiný. Jeho hodnotu najdeme nejsnáze tak, že na místo pevného kondensátoru s malým trimrem, na př.  $550 + (3 \div 40)$  pF připojíme prozatím pertinaxový otocný kondensátor 500 pF s pevným 300, paralelně. Vylaďovacím postupem podle odstavce 3 vyhledáme správné nastavení této kombinace a pak teprve ji nahradíme pevnou hodnotou, bud vyhledanou s pomocí můstku, nebo tak, že si naladíme na pracujícím vyvažovaném su-


**Kostra shora:** Vlevo výstupní transformátor a ECH21, vedle nestíněný mf transformátor; drobný ladící kondensátor s třecím převodem; usměrňovač AZ1 a koncová EBL21 vedle síťového transformátoru, před nímž stojí ellyty. Úprava nepříliš vhodná byla vynucena dispozicemi přestavovaného přijímače.

perhetu nějaký vysílač v blízkosti uzavřeného lad. kondensátoru (Plzeň; po př. s náhražkovou antenou, aby nebyla příliš silná), a hledáme takovou kapacitu, až se opět ozve v plné hlasitosti při nezmeněném postavení lad. kondensátoru, či krátce na témž místě stupnice vyvažovaného přijímače. Na pevné paddingy u koupených cívkových souprav se vůbec dívejme s rezervou; platí přesně jen pro jeden, obyčejně výrobcem neudaný druh ladícího kondensátoru a pro jisté (obyčejně neznámé) přesné omezení rozsahu.

Výkon. Na středních vlnách jsme za dne a s venkovní antenou bezpečně a silně přijímali v Praze, Plzeň, dvě německé a jednu sovětskou stanici v okolí 750 kc, dále Vratislav, slaběj Brno, a ovesn oba místní vysílače. Na rozsahu kv byly méně hlasité, ale bezpečně laditelné hlavní stanice jednotlivých rozhlasových pásem. Večer bylo lze vyladit na středních vlnách všecky pořady, které nejsou rušeny a které dostane superhet výkonnější, a to v nadbytečné hlasitosti, i s náhražkovou antenou.

Protože jsme přirovnali přístroj k přímo zesilující tlflampovce, pokračujme v tom zjištěním, že na středních vlnách je, zhruba posuzováno, citlivost stejná, jakou má tento přístroj, jen s tím příjemným doplňkem, že vzájemné rušení poradí nedostačující selektivnosti zde není, a že mírně, ale zřetelně napomáhá automatika, aby nebyly přílišné rozdíly v hlasitosti a místní signál nezpůsobil přetížení demodulačního obvodu jednak diák automatice, jednak protože dioda snese mnohem větší napětí. Na krátkých vlnách je citlivost zřetelně menší než u dobrého přímo zesilujícího přijímačky, ale cennou předností zůstává selektivnost, která poslech podstatně zhodnocuje.

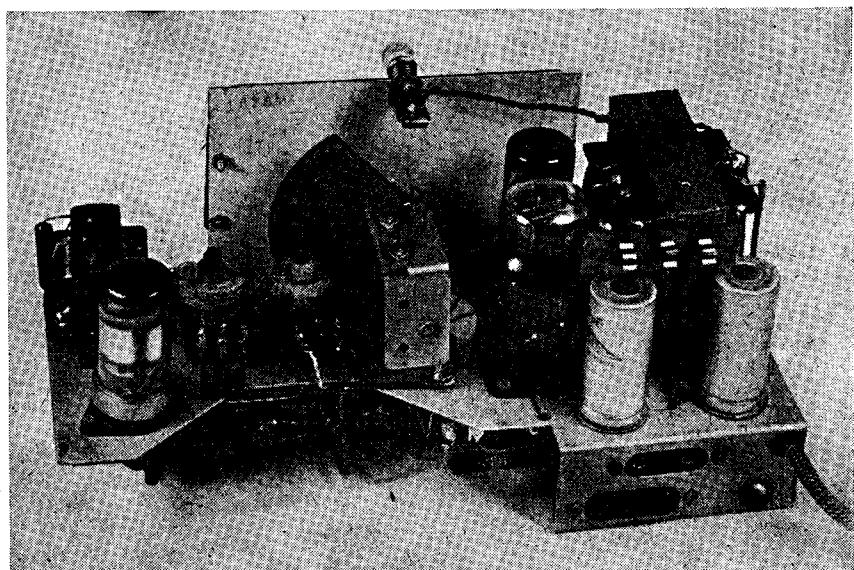Popsaný superhet se proto hodí pro posluchače méně náročného co do počtu přijímaných vysílačů, kterému přesto vadí u přímo zesilujících choulostivá obsluha zpětné vazby, nezbytná, jde-li o příjem na větší vzdálenost.



# NOVÁ ÚPRAVA KROKU

## u křížové navíječky

**V**e snaze obejít potíže s opatřováním ozubených koleček s málo odlišným počtem zubů, i jejich výrobou ruční (třebaže je papírové šablony k navodu t. l. na křížovou navíječku ze dřeva značně usnadňují), sdržíl jsem prvky z několika návodů, otištěných v tomto listě, a vyrobil jsem si navíječku nové, jednoduché úpravy. Kromě zakoupení dvojice (nebo několika) stejných koleček z výrodeje a nezbytného materiálu vznikla navíječka v nebohaté domácí dílně, a jak vzorky dokládají, vine zcela dobré.

Aby i při ozubených kolech o stejném počtu zubů vznikl žádoucí krok vnitru, vybral jsem na hnacím kole tolík zubů, aby se kolo hnane při každé otáčce zpozdilo o jeden zub. Podstatu ukazuje náčrt mechanismu, z něhož je také vidět, že nestačí odpilovat zub jediný, nýbrž tolík zubů, kolik jich je najednou v záběru s druhým kolem, a tolík zubů navíc, kolik chceme aby činilo zmíněné zpoždění. Jinak je mechanismus navíječky shodný s oněmi složitějšími soustavami, které používají šroubovové kulisy (vačky) na zpoždování hřídeli, s tím zjednodušením, že kulisa je jednostranná a kámen vodítka je k ní tláčen pružinou. Také tím podstatně ušetříme práce.

Snadná úvaha prozradí slabinu této úpravy: zastavení kolečka s vačkou způsobí, že i rozvinutý tvar závitu vykazuje zastavení, které se jeví krátkým kouskem závitu rovného. Toto místo se vyskytuje stále na témž místě obvodu, neboť jeho poloha je určena hnacím, tedy nezpožděným kolečkem, spojeným přímo s hřídelem navíjecím. Okolnost, že deformaci tvaru na vinutí stěží najdeme, dokládá její malý význam. Začíná se rušivě projevovat až u větších průměrů cívky, nad 4 cm, a jen při větším počtu vypilovaných zubů.

— Protože také vačka se značným stoupáním a jednostranným tlakem vodícího kamene má snahu v některých polohách pohánět nežádoucím způsobem hnane kolečko a tím zrušit zpoždění, bylo nutno doplnit hřídelik s vačkou malou brzdou z kousku fibru, tlaceného pružinou k zadní stěně vačky. Ta vznikla vyřezáním lupenkovou pilkou z dělové nábojnice prům. 60, kterou jsem náhodou měl.

Použil jsem hliníkových koleček o průměru asi 60 mm a s 64 zuby; při 5 vypilovaných zubech vzniká vnitru o 64 záv. na jednu vrstvu (tedy zpoždování

Z prkneček, výprodejních ozubených kolečkách a trochu materiálu vznikla křížová navíječka, pro kterou postačí dvě až čtyři kolečka o stejném počtu zubů.


o 1 zub). Při 6, 7, 8 vypilovaných zubech vychází 32, 21 a 16 záv. na polohu. Obvykle vystačíme s prvními třemi kolečky, a jejich průměry i počty zubů mohou být i jiné, ovšem u všech kol stejně. — Snímky ukazují v provedení navíječe ještě tu úpravu, že kolo hřídelové navíječky a vačkového nezabírá přímo, nýbrž prostřednictvím dvou kol na třetím, pomocném hřídeli. Účelem je, aby při výměně vypilovaného kola nebylo nutno odnímat kliku.

Zájemce o mechanické experimentování mohou by snad zkusit tuto úpravu: vybrání přemístit na kolečko hnane a jeho přeskok umožnit buď protizávěrem, nebo využitím tendence vačky pootočit hnancí hřídel, a to dopředu. Pak by byla nerovnost vinutých závitů vždy na témž místě tvaru závitu.

Věřím, že jednoduchá a výkonná úprava přijde mnohemu zájemci vhod, a v souladu s redakcí t. l. zastavám názor, že ani méně majetní nemusí se dnes vzdávat přednosti doma vyrobených křížových cívek, které jsou účelné a vzhledné.

Josef Rumík, Praha.

Křížové cívky o šíři až do nuly

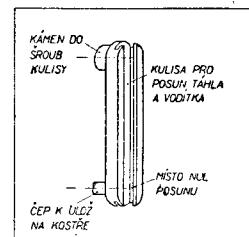


**M**aličkost, ale snad přijde vhod. U došavadních návrhů křížových navíječek nebylo snadné vinout cívky velmi malých šířek, jaké jsou vhodné zejména pro tenký drát a zádané malé rozměry. Příšinou je to, že převodová páka z kamene vačky ke kloubu, uloženému na kostře, nedovoľovala zajet s tělem dosti blízko tohoto kloubu, a to pro poměrně značné rozměry jak tohoto kloubu, tak upevnění posuvného čepu tálka. Páka mě navíječky má proto na jedné straně vodicí kámen do kulisy, a čep pro upevnění na kostru, a na druhé straně má drážkové vedení pro nastavitelné upevnění čepu k táhlku, které po oháni různým zdvihem tyč s vodítkem drátu. Z náčrtku je vidět, že čep tálka může zajet až na kloub, čili mítže přenášet závěi nula a vinout šířku libovolně malou, pokud je to ovšem účelné.



Vladimír Pšenčík, Vizovice.
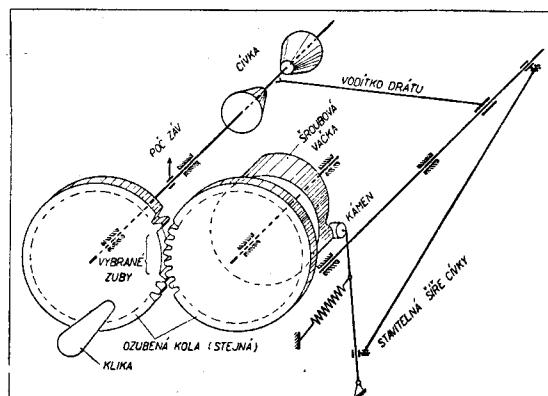
### Krystalky mezi polskými posuchači

Od doby, kdy byl dán do provozu ústřední vysílač polského rozhlasu, o antenním výkonu 200 kW, jehož dosah zahrnuje celé Polsko, kupují noví zájemci o rozhlasový poslech hojně krystalové přijímače. Ústřední radiotechnického průmyslu dalo na trh krystalové přijímače polské výroby za 3400 zl. Během září dosáhl počet majitelů krystalových přijímačů počtu 12 000 osob, což činí celé jedno procento z celkového počtu abonentů, vb



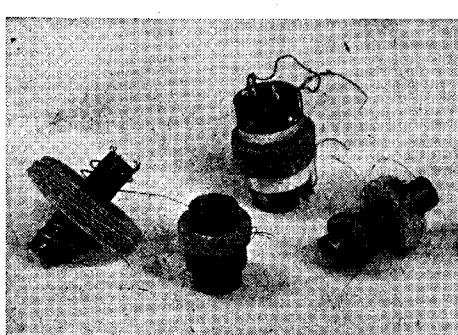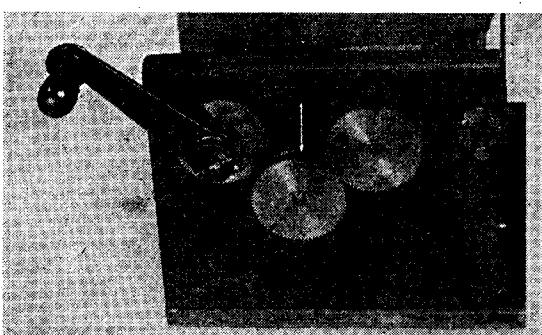Kresba ukazuje podstatu vzniku zpoždění odstraněním tolíka zubů, aby se kolo hnane (s vačkou) zpozdilo při každé otáčce o jeden nebo několik zubů. Složitější úprava vznikla z levého snímku vznikla z podmínky, aby výměna neplného kolečka nevyžadovala sundávání kliky. — Snímek cívek z této navíječky dokládá rozmanitost tvarů i výhovující dokonalost křížového vinutí.



# TRUBKY A POZOUNY

**T**rubky jsou v symfonickém orchestru sice nepříliš početnou, ale významnou a dobré slyšitelnou skupinou. V konstrukci trubky je důležité, že její ozvučná trubice je ze tří čtvrtin cylindrická a pak se rozšiřuje v mírně otevřenou ozvučnici, obrácenou kupředu, a že její nátrubek je kalfiškovitý. Tím všim se odlišuje od příbuzného konicky vedeného lesního rohu; následkem je pronikavější, průraznější a harmonicky vyšší tón trubky. Většina trubek má dnes za výškovou hranici tón  $\text{a}^{\#}$  na houslové struně  $e$ , ačkoli jsou hráči, kteří dovedou vzít i vyšší tón. Vysoká poloha předurčuje trubku k tomu, aby byla melodickým nástrojem a skladatelé ji také často svěřují vedení orchestrální melodie, i když se to ponejvíce stává v kombinaci s nějakou jinou nástrojovou skupinou. Potom se totiž nejlépe uplatní lesk a někdy i vznětost jejího tónu, kdežto při příliš vypjaté samotně vedené melodii se snadno mohou objevit citlivějšímu uchu zvukové nedostatky tohoto nástroje, který ve forte a fortissimu dovede někdy znít s ostrostí spíše odpuzující než okouzlující. Kdo by si nevzpomněl na nedávno zesnulého Vítězslava Nováka, kterému v jedné slavné a jím jinak v mnoha ohledech respektované francouzské symfonii vadily při vedení melodie „ty věčné trumpty!“


Trubky a trouby jsou jedním z nejstarších projevů umělé nástrojařské hudebnosti. Známe je již z vyobrazení v egyptských chrámcích a pyramidách, mluví se o nich na mnoha místech v bibli, čteme o nich u Homéra a nalézáme je výtvarně zpodobeny na nejrůznějších památnicích antického starověku. Nemůžeme ovšem z těchto starověkých nástrojů přímo odvozovat naši novodobou trubku, ale s pozdějším středověkem jsou nynější trubky a pozouny již v nesporém příbuzenství. Původní jednoduchá trubka se vyvinula ze staré tuby, jejímž byla změněným vydáním. Jmenovala se také prvotně u větších nástrojů tuba a menších tubecta, vlašsky trombetta a francouzsky trompette. Z praktických důvodů byla různě ohýbána, nejprve jen obloukovitě, potom esovitě a nakonec dostala ten tvar, který známe dnes. V šestnáctém století se rozšířila po Evropě právě v této podobě trubka, zvaná clareta nebo clarino, mající vysoké ladění do D a krásný stříbrný zvuk. Jaké úctyhodné výše dosáhlo postupem doby umění hráčů na clarino, je nejlépe vidět na skladbách Johanna Sebastiana Bacha. Z nich jako zvláště výrazný příklad můžeme uvést Braniborský koncert č. 2, neboť jeho clarinový part dnes nahání hráčům všem hráčům na trubku.

Jako jiným dechovým nástrojům i trubce, jejíž ladění bývalo předtím méněno nástrčky, neobyčejně pomohl vynález ventilů na počátku devatenáctého století. Ventilová trubka, konstruovaná *Böhmelem a Stözlem* a později zdokonalená *Adolfem Saxem* a mnoha jinými, dobyla si také brzy v symfonickém orchestru domovského práva. Prvý ji včlenil do orchestrálního souboru Halévy, při premiéře své „Židovky“ v roce 1835. Konstrukce

ventilů, umožňující hru v chromatických škálách, vedla ovšem k tomu, že u novodobých trubek proti dřívějším časům se ladění snížilo. Ventilové trubky jsou v naší době obyčejně laděny do F a vysoká do B, takže jsou to nástroje transponující. Je zajímavé, že v partiturách u tohoto nástroje je nejméně ustálen způsob notového psaní a vzniká v nich v posledních desíti letech značný nelad. Někteří skladatelé totiž piší v souhise s laděním a se zvukem, jiní piší svoje noty tak, jak by zněly na trubce při ladění v C a vyžadují transposici, která ovšem pro zkušeného hráče není žádným problémem. Horší potíže hudebníkům vystavají při reprodukcích Händlových a Bachových skladeb. Clarinové umění bylo zaměřeno vesměs na vysoké polohy, kdežto novodobá hudba využívá hlubších tónů trubky a také jejího harmonického souzvuku, jenž sám sebou nutně vede ke snížení celé zvukové základny. Proto v druhé půli minulého století, kdy se pozornost evropských koncertních smíš po delší době skoro úplně zapomenutí zase obrátila


k velkým mistrům osmnáctého věku, byla zkonstruována zvláštní trubka, laděná do D, se třemi ventily, umožňující snazší podání Bachových partů. Říká se jí u nás také „bachovka“ a její konicky vykroužená ozvučnice je 103 cm dlouhá, ale může být vysunuta na 118 cm, takže ladění potom poklesá až na C.

V sourodém příbuzenství s trubkami je rodina pozounů či trombonů, které se v dnešní formě vyvinuly již v patnáctém století. Také tyto nástroje přímo souvisí se starou tubou, i když s jiným jejím vinutím než trubky. Ozvučná roura je celá cylindrická, ozvučnice se rozšiřuje jenom mírně a rovněž kupředu a kalfiškovitý nátrubek na rozdíl od trubky je širší. Tím vytvářený tón dosává větší slavnostnost. Je zde však i jiný rozdíl. Pozoun zůstal nedotčen moderními nástrojařskými tendencemi, dokonce nad nimi zvítězil, neboť t. zv. pozoun s ventily, který byl sestrojen po vzoru jiných nástrojů, upadl brzy v zapomenutí a takřka v opovržení všech porádných muzikantů. Na pozounu bylo možno na rozdíl od všech jiných dechových nástrojů hrát odedávna v různých stupnicích, a to vytahováním a zasunováním ozvučné trubice, při čemž netrpěla čistota tónů. Pozoun —

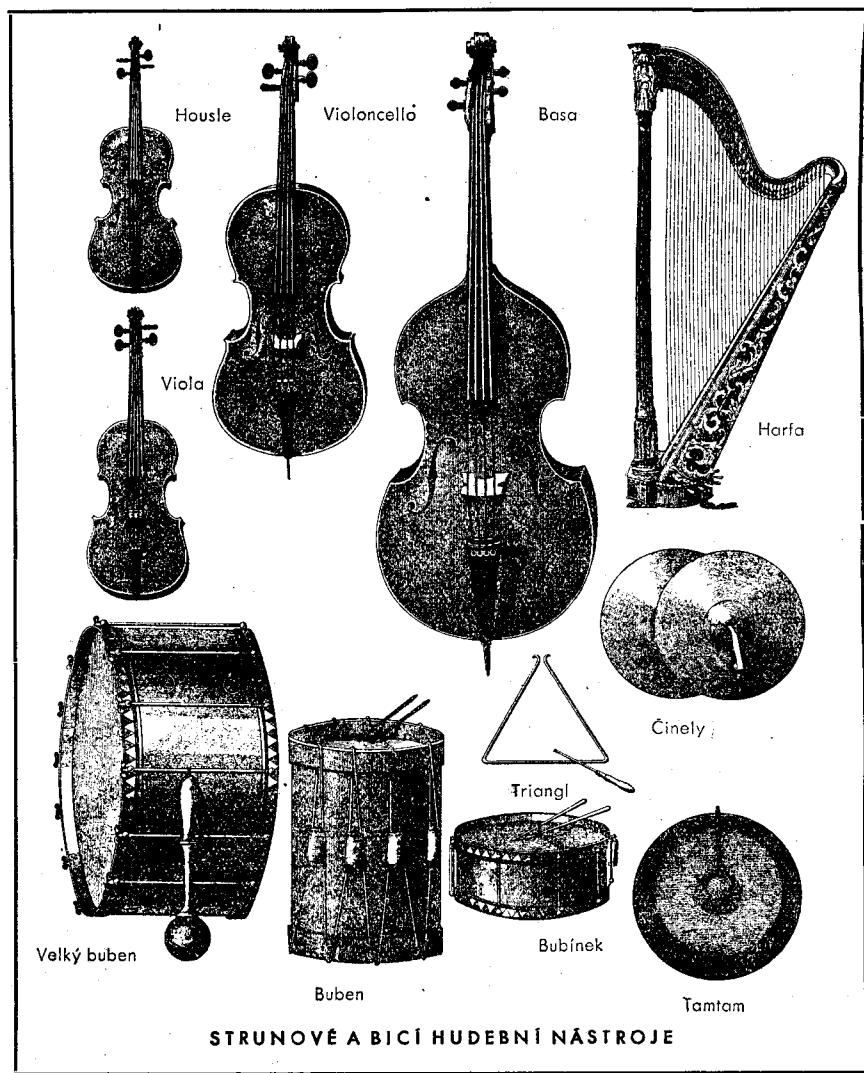

podobně jako lesní roh ve své přirozené podobě (bez ventilů) — hraje tóny ve známé harmonické řadě. Tenorový pozoun, laděný do B, v normální své poloze, tedy nevysunuté, začíná hlubokým B a pak následuje směrem vzhůru nové b a potom f, b<sup>1</sup>, d<sup>1</sup>, f<sup>1</sup> atd. Vytáhne-li se ozvučná trubice, prodlouží se i délka dráhy, kterou dech probíhá a ladění pozounu se sníží o půl tónu. Tím vznikne jiná harmonická řada. Na pozounu je celkem sedmero ladění, čili k základní poloze přistupuje šest různých tahů, z nichž každý reprezentuje změnu, čili k základní poloze přistupuje šest různých tahů, z nichž každý reprezentuje změnu základního tónu o půltón. Čím delší vytážení, tím hlubší je základní tón. Prakticky při vypsání přirozených tónových řad to znamená, že na pozounu je možno s pomocí těchto tahů nejen vyhrát všechny stupnice v podivuhodné intonaci čistotě, ale že různé tóny je možno vztít různými způsoby a vybrat si z nich buď nejpozdějišší, nebo v hudební vazbě s předcházející a následující notou nejúčinnější. Zmínili jsme se již, že tón pozounu vyniká vzněteností. Také jejich akordy znějí obdivuhodně. Zvuková síla sahá od pianissima až do mohutného fortissima. Proto pozouny jsou v našem symfonickém orchestru od poloviny minulého století ve stále větší oblibě a u skladatelů ve vážnosti, i když se jich po dlouhou dobu používalo spíše harmonicky než melodicky. Dříve bývaly v orchestru ve trojím ladění, kdežto nyní bývají psány na dvou nebo i na jedné lince notové partitury. Tónový rozsah se rovná třem oktávám a sahá u tenorového pozounu od hlubokého B až k c<sup>2</sup>. Basový pozoun do F, jehož rozsah sahá od hlubokého Contra-H až k f<sup>1</sup>, pomalu z orchestru mizí a někdejší altový pozoun známe již Jenom ze starých partitur. Dnes se v orchestrech hraje pouze na tenorové pozouny a jeden z nich bývá uzpůsoben pro hlubší ladění. Hluboké tóny v harmonických převzala totiž basová tuba. Mimořádné sestupy do nízkých poloh používají také pozounistům vždy největší potíže, ačkoli tyto pedálové tóny, které Berlioz přirovnával k pedálovým prodlevám na varhanách, vynikají neobvyčejnou tónovou ušlechtilostí. Aby jejich zahrání bylo usnadněno, byl na některé pozouny připojen jediný ventil, ovládaný palcem levé ruky; tímto ventilem je možno snížit ladění nástroje o celou kvartu nebo i o kvintu a zahrát čtyři t. zv. pedálové noty bez mimofádních dechových potíží. Uspěšné zavedení ventilů na jiné žestové nástroje vedlo k tomu, že byly postaveny i pozouny s třemi ventily, kterých se používalo po nějakou dobu zvláště v Itálii. Jejich tón však nebyl zdaleka tak kvalitní a proto se koncertní praxe vrátila poměrně brzy k tahovému čili snížovému pozounu. Pro ty naše čtenáře, kteří si snad občas přehravají na klavíru úryvky z partitur nebo naslouchají rozhlasovým produkčím s partiturou v ruce, poznameňáváme, že pozouny nejsou nástroje transponující a že jsou tedy psány v normálním tenorovém nebo basovém klíci.

Václav Fišala

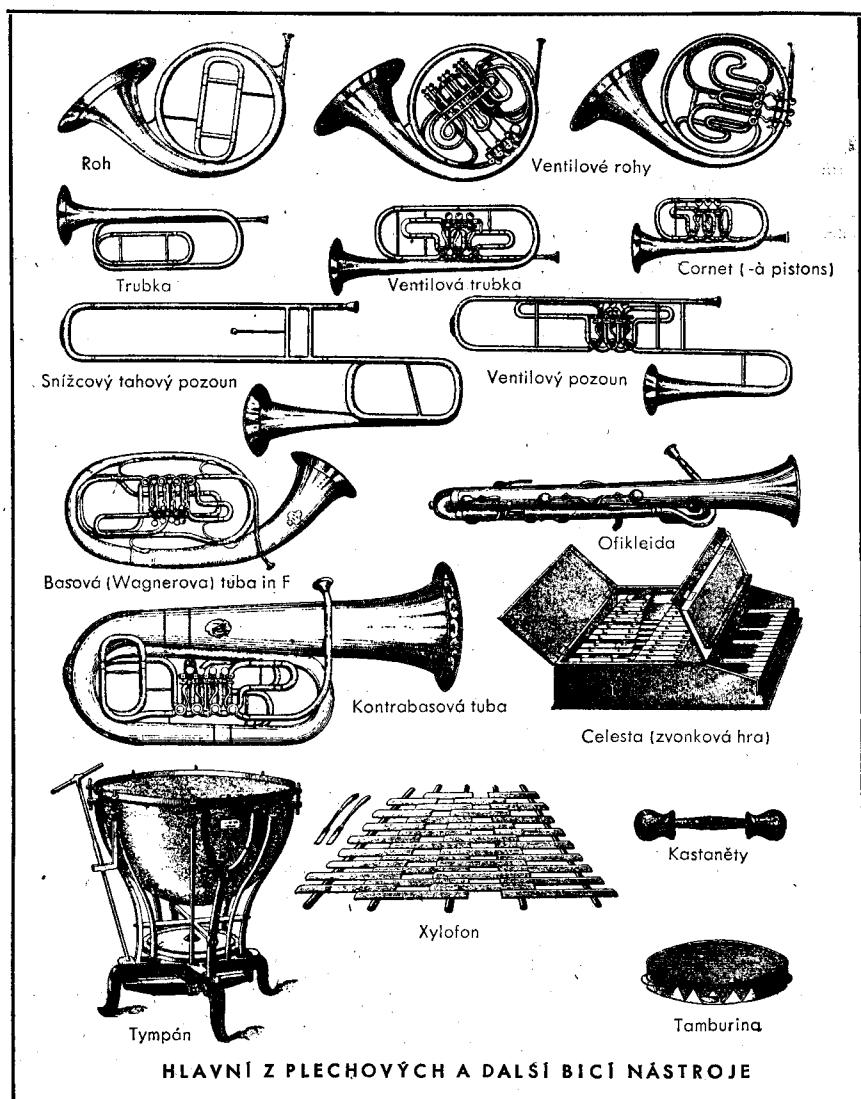

HLAVNÍ Z PLECHOVÝCH A DALŠÍ BICÍ NÁSTROJE

### Smlouva o výměně hudebních záznamů

Mezi polským rozhlasem a československými Gramofonovými závody byla dne 24. července r. s. sjednána ve Varšavě smlouva, kterou za Československo podepsal řed. Josef Háša z čs. Gramofonových závodů a za Polsko řed. W. Billig. Podle smlouvy budou čs. Gramofonové závody dodávat polskému rozhlasu po dvou deskách s obsahem, který by mohl zajímat polský rozhlas. Ten naopak dodá Gramofonovým závodům podle svého uvážení své hudební záznamy na folioch nebo na pásku, pokud o jejich zpracování nebudou mít zájem spojené závody polské. Tyto záznamy budou v našich závodech přeneseny na desky, jež budou mít značku čs. Gramofonových závodů a poznámkou, že byly zhotoveny podle původních záznamů polského rozhlasu. Desky budou nadále prodávány, Polsko dostane zdarma matriči každého záznamu. Ve smlouvě je i velmi příznaivě a ke spokojnosti obou stran vyřešena finanční otázka. Smlouva platí do konce r. 1953 a může být prodloužena. vb

### Stroboskopické ladění hudebních nástrojů

Dave Instruments Ltd., o jejímž zájmovém registračním přístroji pro kontrolu chodu hodin jsme tu psali v let. č. 4, str. 89, vyvinula jinou přesnou pomůcku,


tentokrát pro hudebníky. Stroboskopické kotouče, hnane v závislosti na přesném kmotoučtu, jsou opatřeny značkami tak umístěnými, že dají kmotoučtu tempované stupnice, a jsou osvětlovány záblesky světla, různými signálem z mikrofona a zesilovače. Má-li laděný nástroj tón přesně stejně výšky jako některý z tónů na stroboskopickém kotouči, stojí jeho obraz. Ladění nástrojů je tímto způsobem přesnější a rychlejší.

### Zvětšení dynamického rozsahu

— u gramofonových desek bylo dosud velmi obtížným problémem. Nejmenší hlasitost záznamu byla dána šumem drážky, největší hlasitost roztečí drážek, kterou není možno zvětšovat, nemá-li se příliš zkracovat doba záznamu. Proto byla dosud hustota drážek kompromisem mezi délkou záznamu a dynamikou. Zajímavým způsobem podařilo se tento problém rozřešit firma Reeves Soundcraft Corp., která nahrazuje gramofonové desky podle systému microgroove LP (33 1/3 ot./min., jemné drážky a husté drážkování). Místo aby nahrávala celou desku se stejnou hustotou drážek, mídi během nahrávání hustotu podle hlasitosti pořadu. Při pianissimech, kdy jsou amplitudy nepatrné, zvětší se samozřejmě hustota až na 150 drážek/cm, při fortissimech, kdy jsou amplitudy veliké, zmenší se hustota až na 40 drážek/cm. Tím způsobem se podařilo nejen zvětšit dynamiku, nýbrž i hraci dobu.

# POMOCNÝ VYSILÁČ

s využitím ssaciho způsobu měření L-C

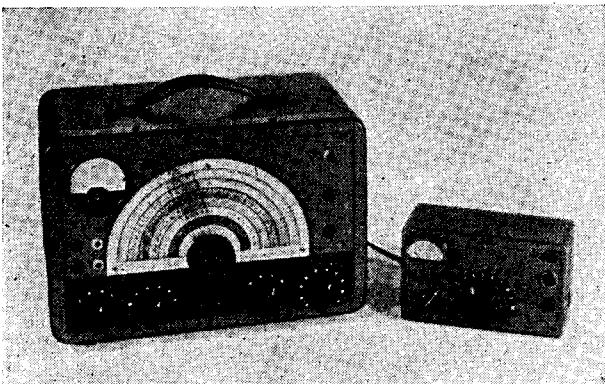

Připojené snímky přístrojů prokazují, že „Nový způsob“ nebyl pro mne docela nový. Používám ho s prospěchem přes dva roky, a nelitoval jsem vestavět do obou dále popsaných úprav po malém miliampérmetru z výprodeje, abych si práci urychlil. Miliampérmetr s rozsahem několika mA je zařazen do anodového obvodu oscilující elektronky RV12P2000 a má bočník tak veliký, aby přístroj ukazoval pinou výhylku, když oscilace vysadí. Když pak elektronka osculuje, klesne proud dosti podstatně, a když odssaje část energie vazbou s kontrolovaným obvodem, stoupne opět výhylka na rozdíl od zapojení v obvodu mřížkovém, kde výhylky v tomto případě klesá.

Schema většího z obou přístrojů prozrazení, že jde o běžný pomocný vysiláč s elektronkou RV12P2000, s oscilačním obvodem kathodovou vazbou, s cívkami rozsahů paralelními, nepoužité jsou spojeny nakrátko. Americká duodioda-trioda 12Q7 pracuje buď jako nf oscilátor k modulování signálu p. v., nebo ji používám spolu s jejimi diodami a sluchátky v anodovém obvodu jako hledače poruch. Je to zjednodušená úprava přístroje, popsaného co do úpravy i použití rovněž v tomto listě, v č. 4/1946, str. 94. Na zdířce „vI“ připojuji dotyk při hledání signálu v obvodech vf, na zdířku „nf“ při obvodech nf.

Oscilátor p. v. má vzduchový kondenzátor Tesla s kalitovým uložením statu; hodí se i jiný dobrý druh. Při rozsahu 16,5 až 35 Mc/s je v serií s ladicím kondenzátorem 100 pF keramický kondenzátor, protože při větších kapacitách nechce obvod kmitat. Přístroj má šest rozsahů s měrnými přesahy, cívky s výjimkou nejmenší jsou na kostrách Palafer 6362 + 6364 vinuty křížově v šíři asi 8 mm.

I.: 70–240 kc/s 750 záv. vf kabliku 3 × 0,05 nebo drátu 0,1 smalt. a hedvábí. Máme-li jen smalt. drát, vineme divoce do formy.

II.: 200–480 kc/s, 350 záv. vf kabliku 20 × 0,05 mm nebo drát 0,2 mm.

III.: 0,45–1,5 Mc/s, 125 záv. vf kabliku 20 × 0,05 mm.

IV.: 1,35–4,65 Mc/s, 60 záv. kabliku 20 × 0,05 mm.


V.: 4,6–18 Mc/s, 17 záv. kabliku 90 × 0,05 mm.

VI.: 16,5–35 Mc/s, 7 záv., nastříkáno na keramice prům. 15 mm, koupeno z výrobcovy.

V nouzi je možné všechny cívky vinout z drátu vhodného průměru, u menších počtu záv. silnějšího. Vinutí pro kathodu vyhledáme zkusmo tak, aby elektronka dostatečně, ale ne příliš silně oscilovala. Vycházíme asi 1/20 až 1/3 celkového počtu závitů, u dolního konce cívky, u větších kmitočtů více závitů; vazba pokud lze těsná. Oscilace nesmí být tak silná, aby nastala současná anodová detekce, viz informace v pův. článku v č. 9.

K přepínání a spojování nakrátko cívek, bylo použito dvousegmentového přepinače Philips-Tesla. Úprava spočívá v tom, že kromě spínacího kovového pražečku, který spojuje dvě protilehlé páry, je po jedné straně otočného pertinaxového kotoučku ještě kruhový oblouk, který spojuje nepoužitá pára dohromady, ale ne na protější páry, a zmíněný obloukový pražec je spojen s kostrou hřidelem přepinače, a tím se zemí.

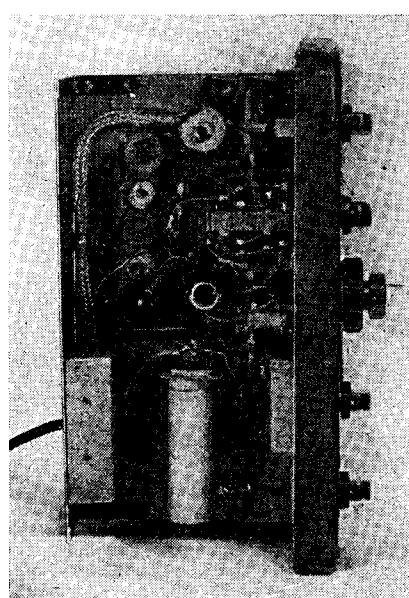Tykadlo je vyvedeno přes kondenzátor 5 pF. Souhlas obvodů se projeví ostrou



Cívková souprava, přepinač a další součásti většího z přístrojů na titulním obrázku (pohled pod kostru).

Zapojení s hodnotami většího přístroje, který pracuje také jako hledač v nf signálu. Přepinač rozsahů spíná hlavní vinutí nepoužitých cívek nakrátko.

(Svacím měřením chceme nadále označovat způsob zjišťování přirozeného kmitočtu obvodu L, C, který byl popsán pod názvem Nový způsob kontroly ladicích obvodů v 9. č. let. roč. t. I.; kontrolovaný obvod odsvádá energii obvodu kontrolovanému, a maximum jejího úbytku, prozrazené miliampérmetrem v obvodu mřížkovém svodu, je měřítkem shody kmitočtu obou obvodů.)


výhylkou ručky mAmetru nahoru. Po stačení vazba volnější, položíme vývod jenom volně isolaci, na živý vodič kontrolovaného obvodu.

Modulátor působí na stinici mřížky oscilačního pentody. Jeho oscilační obvod je běžný nízkofrekvenční transformátor, s převodem 1 : 3 až 1 : 5, a je také zapojen jako elektronově vázaný oscilátor. Správný způsob připojení vinutí, aby obvod oscilloval, je potřeba vyzkoušet, a výšku tónu nastavíme kondensátorem C; v popsaném přístroji měl 5 nF. O tom, zda nf oscilátor pracuje, se nejsnáz pøesvědčíme sluchátky v anodovém obvodu.

Výstup pro použití p. v. k vyvažování jeze stinici mřížky přes 10 nF na stupňový zeslabovač s hodnotami, udanými ve schematu. Potenciometr 100 Ω dovolouje plynulou regulaci každého stupně. Obojí musí být pevně stíněno, jinak dělení zeslabovače, 1 : 10 : 100 : 1000, hrubě nesouhlasí, po případě se nedá signál potlačit na nulu.

Sítový transformátor postačí jednocestný, s tužkovým selenovým usměrňovačem; zastane jej ovšem i usměrňovací elektronka. Sítový přívod je stíněn a má zářazen vf filtr z cívek asi po 100 záv. drátu 0,5 mm, na větších železových jádrech, a kondenzátory 5 n/3000 V. Spinač sítě je dvoupólový, sdružený s přepinačem B. Použití a způsob práce je stejně jako u přístroje v č. 9.

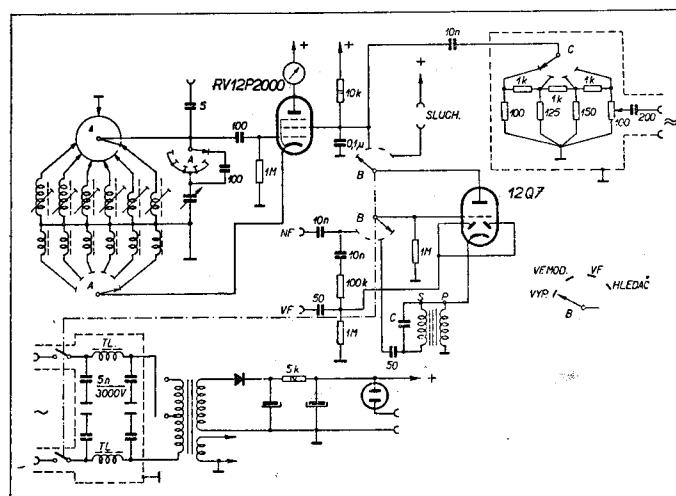Malý oscilátor, určený snadnou přenosností a malou vahou na montáž, má podstatu stejnou, rozměry 15 × 9 × 6 cm, vystavený mAmetr je současně využit jako měřidlo s rozsahy 50 a 500 V, 10 a 100 mA. Přepinač je sdružen s přepínáním rozsahů oscilátoru: krátké, střední a dlouhé vlny, a mf obor. Sítový transformátor dodává jen žhavení, selenový usměrňovač odebrá napětí přímo ze sítě. Krabička



přístroje je bezpečně izolována, aby přístroj nemohl být. Osazen je  $2 \times RV12$ -P2000, modulačním transformátorem je telefonní tlumivka nebo malý nf transformátor.

Vladislav Čadský

(Redakce očotně dosvědčuje, že jí píšel předložil oba své přístroje a ukázal, jak pracují. Také po mechanické stránce je úprava překladná, jak ostatně dokládají snímky. Zařazení mAmetu do anody dovoluje využít přístrojů s větším základním rozsahem, zůstává však nesnáz s dvojím protichůdným vlivem detekce anodové a mřížkové, i když první je vhodným stupněm vazby omezena. Také kapacita tykadel je značná, a mohutnější výchylka je vykoupena větším vlivem této kapacity na cejchování, ev. možnosti dvojvlnosti. Způsob modulace do stínici mřížky je jednoduchý a účinný, v moderních přístrojích se však raději používá oddělovací zesilovače a modulace v jeho řídící mřížce, aby nevzniklo nebezpečí kmitočtové modulace oscilátoru. Při běžných použitích je sice fm málo nebezpečná, vadí však při jemnějších měřeních na krátkých vlnách.)

## Z REDAKČNÍ POŠTY

### Další tmely

V touze po získání nabízené menší ne-smrtnosti sděluji vám několik předpisů na tmel na zvěřené patice elektronek.

1. Kysličník olovnatý PbO (5–6 dílů) ve formě narůžovělého krystalického klejtu smícháme s glycerinem (1 díl 85 %) na hustou kaši. Ta ztvrdne za půl hodiny na tvrdou, vodě i chemikáliím vzdorující hmotu. Doporučuje se tmelené plochy nejdříve potřít čistým glycerinem a potom teprve nanést kašovitý tmel. Nedostaneme-li kysličník olovnatý ve formě klejtu, můžeme si ho snadno vytvořit i ze žlutého masiktu vypáleného na železném plechu při 200–400°C během několika minut.


2. Vodní sklo (křemičitan sodný) vytváří s kysličníkem nebo uhlíčitany vápniku, hořčíku, zinku a olova tmely (dvojkřemičitan). Nejpoužívanější je přesuzný tmel z vodního skla a mastku.

3. Sádra, rozmíchaná s lithiovým roztokem šelaku vytváří tmel, ne sice nejtvrdší, ale hojně užívaný žárovkárnami a elektronárnami.

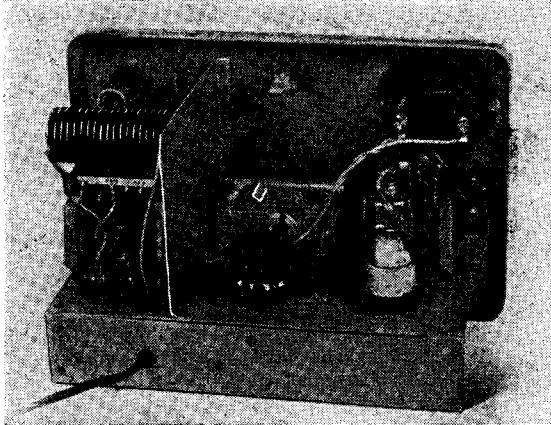4. 10 dílů kysličníku hořečnatého (pálené magnesie) rozmícháme se 7 díly vodného roztoku chloridu hořečnatého. Tmel ztuhne během půl hodiny, nutno jej však nechat ztvrdnout alespoň 24 hod. a potom na ochranu proti vlhkosti natřít olejovou barvou.

Tyto předpisy jsou popsány v knize Ernsta V. Angerera: Technische Kunstgriffe bei physikalischen Untersuchungen 1944, a W. Espe a M. Knoll: Werkstoffkunde der Hochvakuumtechnik 1936. J. D.

Pomocný vysilač k ssaciemu měření, pohled do vnitřku většího přístroje. V levé oddělené části nad síťovým transformátorem je selenový usměrňovač.



### Tekutý smalt

Na obtíže při shánění tmelu v tubě po ambulantních obchodech, vylíšené v předchozím čísle, reagoval p. Ctirad Smetana z Prahy upozorněním, že pod jménem Smalto lze koupit v prodejnách Chemodrogy tmel týchž vlastností v různých barvách, tuba za 6,50 Kčs. — Jiný čtenář připomněl osvědčené výrobky švýcarské firmy Ciba, jejíž zastoupení v Praze II. U příjmových 2 jistě podá informace o svých tmelech významných zájemcům. Drobni spotřebitelé a amatérů však sotva mohou počítat s možností nákupu u jmenované representance.

### Ještě postříbřené pajedlo

Aby se galvanicky vytvořená vrstvička stříbra snadno neodpoutala, vytvořím přec pokovením na mědi amalgam. Přebytek rtuti rozpustím ve zreduzené kyselině dusičné (na dně musí trochu rtuti zůstat). Odmaštěné tělo ponořím do roztoku. Na povrchu mědi hned vznikne šedý povlak amalgamu. Opláchnu vodou a hned pokovuji v jakékoli stříbřicí lázni. Karel Vrbá, Turnov.

### Použití elektronkového spinače

Pane redaktore,

V 9. čísle Vašeho listu, na straně 255 vyšel popis a návod ke stavbě elektronkového spinače, který odměřuje časy v nastavitelných hodnotách dvou vteřin až jednu minutu pro fotografické zvětšování. Vyrobil jsem si jej a s užitkem používám. Poměrně brzy, a dvakrát po sobě mi však ve zvětšovacím přístroji přestala svítit speciální opálová žárovka bez tisku na vrcholu baňky. Protože je na trhu vzácná, přemýšlel jsem při vkládání své třetí a poslední o příčině, a napadlo

mi, že je to dvojí rozsvícení a zhasnutí. Potřebná na jednu zvětšeninu při exponování žárovka. Od té doby jsem se zdekl výhod časového spinače, nechávám žárovku svítit po celou dobu zvětšování, a expozici zastíním, aniž je nebezpečí roztržení obrazu. Od té doby mám zvětšovací žárovku přes rok v dosti častém použití. Je ovšem možné, že omezení životnosti bylo u prvních dvou žárovek způsobeno něčím jiným než častým zapínáním a zhasněním; všechny tři žárovky byly zakoupeny najednou a jsou též velikosti. Domnívám se však, že je účelné upozornit ostatní použivatele na možnost úspory, když se použítí spinače zatím zdeknou, a jsem jist, že možné ohrožení žárovek nezavrhnuje snad sám elektronkový spinač, že by tedy byly stejně ohroženy, kdyby někdo zhasinal a rozsvěcoval obyčejným ručním spinačem.


S upřímným pozdravem  
Václav Hvozdík.

## UVÁDĚNÍ DO CHODU A OPRAVY amatérských přijimačů

(Dokončení se str. 249)  
stejně jako byl původní přijímaný. Protože oscilátor je vhodně upraven tak, aby zminěný rozdíl 455 kc/s byl stále stejný, vytváří kterýkoli přijatý signál, ať na dlouhých, středních nebo krátkých vlnách, vždy týž nový kmitočet rozdílový, 455 kc/s. Ten je tedy stále stejný, a ladící obvody následujících zesilovacích stupňů mohou být proto neproměnně naladěny na týž kmitočet.

To má rozsáhlý příznivý důsledek. Všecky následující obvody jsou neproměnné, nemusíme je tedy přepínat při změnách rozsahu, ani ladit. Jsou proto prosté úpravy, můžeme jich snadno zafádat více, a to v dvojitě úpravě t. zv. pásmových filtrů, které mají výhodnější selektivnost než obvody jednoduché, a protože jsou tak jednoduché, můžeme je také dokonaleji stinit a získat z elektronek větší zesílení tohoto signálu. Jenak je totiž jeho kmitočet poměrně malý a ten se snáze zesiluje (některé superhety mají rozdílový kmitočet či mezfrekvenci jen 125 kc/s), jednak dokonale stínění vylučuje i při značném zisku vznik nežádáne zpětné vazby a hvizd.

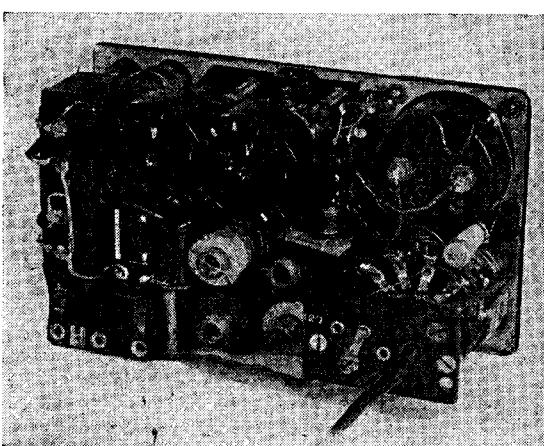Oba druhy přijimačů jsou vyznačeny na obrázcích schématy podobně zjednodušenými, jako prvek zesilovač na obrázku 2. Obrázek 4 znázorňuje přímo zesilující přijimač s dvěma elektronkami a třemi lad. obvody vf, s mřížkovou demodulací a obvyk-



Vnitřek menšího z obou pomocných vysilačů pro ssaci měření. Malé rozměry vedou ke stísněné montáži; použitelnost přístroje rozšiřuje milíampérmetr, využity také jako věstranné měřidlo.

lým stupněm nf. Přístroj tohoto druhu je dnes vzácný; nahradily jej superhetety, a přímé zesílení je vyhrazeno přístrojům s jediným ladicím obvodem přímo před mřížkovým demodulátorem se zpětnou vazbou. Přes to jsou v obrázku vyznačeny přibližné hodnoty v napětí a zisku v jednotlivých elektronkách. Hodnoty 10 a 50  $\mu$ V zdají se ukazovat, že i vstupní obvod zesiluje, ač nemá elektronku. Je to způsobeno tím, že resonanční obvod zvětšuje přivedené napětí, a podle jeho jakosti a způsobu vazby s antenou může být zvětšen asi 5×.

*Superhetety* opanovaly dnes všecky obory větších přijimačů, a směřují ke standardní úpravě, kterou zjednodušeně vystihuje obrázek 5. Na první mřížku směřují hexody jde vydávaný signál ze vstupního obvodu. Na její 3. mřížku jde pomocný signál z oscilátoru, současně laděného se vstupem tak, aby mezi oběma byl stálý rozdíl kmitočtu, rovný mezifrekvenči. Vzniklý rozdíl kmitočtu je v následujících stupních jednak filtrován, aby byly odstraněny postranní, nežádané signály od vlnově sousedních i vzdálenějších vysílačů (selektivnost), jednak jej jedna nebo dvě další elektronky zesilují. Poté jej usměrní mřížkový demodulátor, a může současně vyrábět napětí, vhodné po přivedení na mřížky předchozích elektronek řídit jejich zisk samočinně tak, aby při silných signálech byl malý, při slabých velký, takže pak přijímač dává všecky vysílače, silné i slabé nebo blízké i vzdálené, prakticky ve stejně hlasitosti.

U mf pásmových filtrů vidíme na primárech dvojnosobné napětí než na sekundárech. Při obvyklé úpravě vskutku nastává tento pokles napětí, takže zisk mezi mřížkou i dvou sousedních stupňů je průměrně 100.

## NOVÉ KNIHY

### Radiotechnická a elektroakustická příručka

— redigoval Ing. Dr F. Kašpar, spolupracovalo 18 odborníků, I. vyd., ESČ, Praha, 1949. — Formát 125 × 173 mm, 416 stran, obrázky a diagramy. — Šíry a oříznutý výtisk za 120 Kčs.

První soustavný pokus o radiotechnickou příručku v českém jazyce. Část všeobecná obsahuje údaje o čs. odborném školství, úřadech a institucích, značkách, mérách a telegrafních zkratkách. V 45 odstavcích části odborné jsou zpracovány základní obory radiotechniky a věd pomocných, většinou s přihlédnutím k soudobému stavu, s tabulkami a diagramy pro usnadnění časťých výpočtů, a s výtažky z důležitých norm a předpisů technických a bezpečnostních.

### Populární fyzika

B. Dobrovolský. Technická fyzika zajímavé pro každého. Základy mechaniky, elektrotechniky, akustiky a thermiky s příklady použití a výpočtů z praxe. — Vyd. Práce, Praha, 1949. — Formát A5, 256 stran, 562 obrázky, šíry a oříznutý výtisk za 80 Kčs. Přistupně psaný přehled fyzikálních poznatků a uzávorkami praktického použití, příklady výpočtu a názornými obrázky.

## OBSAHY ČASOPISŮ

### SLABOPROUDÝ OBZOR

Č. 7, září 1949. — Význam znárodnění Čs. pošty pro spojovou službu, Ing. M. Laipert. — Akustičnost sletiště XI. vsesokolského

sletu v Praze, 1948, J. B. Slavík, J. Němcov, J. Tichý. — Zařízení Čs. rozhlasu na XI. sletu, Ing. Z. Holovský, Ing. A. Boleslav. — Použití nitridu titanu a zirkonu jako vodivé složky v kathodách z kyslíčníku thoria. — Základní vlastnosti dielektrických anten, Ing. Dr J. Tauc. — Vlastnosti rozhlasových přijimačů, přehled připravované normy ČSN-ESČ 83 - 1049. — Zjištění poruch v kabelech, přehled statí v Bull. de la Soc. française des Electriciens. — Napájení mikrofonů v systémech ú. b., Ing. L. Procházka. — Stabilizace vysílačů cm vln spektrálnimi čarami plynu. — Mají velmi krátké vlny škodlivé účinky na lidský organismus? — Použití elektroniky k řízení průmyslových strojů. — Stálost permeability práškových jader. — Výroba magnetických jader pro zvukové kmitočty. — O práci maďarských sdělovacích techniků. — Nová organizace Čs. pošty.

### ELEKTROTECHNICKÝ OBZOR

Č. 17, září 1949. — Zjištění závitových zkratek, vzniklých v transformátořech při napěťových rázech, Dr Ing. B. Heller, Ing. J. Hlávka, Dr Ing. A. Veverka. — O zváčení prepárovej bezpečnosti transformátorov úpravu vinutia, Ing. K. Fábry. — Základní pohybové vlastnosti dispersoidů, Dr Ing. J. Böhm. — Transformátorové přepínací s tlumivkou, Ing. M. Gabler. — Základy počtu variačního pro použití ve fyzice a v technice; Použití variačního počtu v matematice a ve vědách technických, Dr V. Vodička. — Výpočet přechodových zjevů v lineárních zapojeních, Ing. Dr M. Promberger. — Charakteristiky malých indukčních dvojsíťových motorů (typu Ferraris), Ing. L. Procházka. — O atomové energii hmoty zemského jádra, E. E. Beneš.

### COMMUNICATIONS

Č. 8, srpen 1949, USA. — Dutinové rezonátory v mobilní komunikaci, H. Magnuski. — Fm přijímače se supersonickým řízením, F. M. Berry. — Trojúhelní soustava smyčkových anten pro televizi, A. G. Kandoian, R. A. Felsenheld. — Fm komunikační přístroje pro podzemní dolevání, B. E. Parker, G. W. Thomson. — Korose ve výcevirových vinutích, III, H. Orr. — Meze zvukového zájemu, S. J. Begun.

### ELECTRONICS

Č. 9, září 1949, USA. — Proč to trvá tak dluho? úvaha o vlivech na postup vývojových prací, W. C. White. — Fotony pro měření a řízení plynu, W. H. Schaeffer. — Koaxiální vlnoměry pro „citizens radio“, W. B. Lurie. — Konvertory pro příjem televize na pásmu 475—890 Mc, D. K. Reynolds, M. B. Adams. — Okamžitá kontrola odchylyky fm vysílačů, M. R. Winkler. — Hledač kovu pro průmyslové zpracování dřeva, C. R. Schaffer. — Uzavřená konstrukce dílčích konstrukcí subminiaturních přístrojů (možnost vestavět až 500 elektronek do krychlové stopy prostoru), W. G. Tuller. — Venkovní zkoušky televise nad 100 Mc, J. Fischer.

### RADIO TELEVISION NEWS

Č. 3, září 1949, USA. — Elektronikové a atomické energie, S. Freedman. — Dálkové připojení jedné z několika anten, D. A. Grifffith. — Infračervený poplachový přístroj, Ch. M. Thorne. — Pomocný vysílač s kmitočtovou modulací, řízenou kmitající kovovou membránou v blízkosti cívky oscilátoru, H. E. Anthony. — Kapesní hledač signálů, J. L. Barber. — Vyvážení linek a anten fm generátorem, J. A. Cornell. — Pokusný napájecí přístroj s napětím, řízeným dvěma 6L6, R. P. Turner. — Anteny pro tv příjem, B. V. K. French.

### ELECTRONICS ENGINEERING

Č. 260, říjen 1949, Anglie. — Návrh a omezení ss zesilovačů, II, E. J. Harris, P. O.

Bishop. — Postupné vícenásobné přenosy, H. D. B. Kirby. — Elektronické přístroje na Radiolympii. — Pomůcky ke kreslení diagramů síly pole, F. Duerden. — Analýsa a syntéza hudebních zvuků, A. W. Ladner. — O nových deskách a měniči s ústředním mechanismem. — Araldit, nová tvrditelná pryskyřice a tmel, C. J. Moss. — Oddělování obvodů u obrazových zesilovačů.

### RADIO

Č. 8, srpen 1949, SSSR. — O připojování thyatronů, G. Gladkov. — Přijímač v autu, V. Križanovskij. — O linkách pro vysílače, B. Gurfinkel. — Generátor standardních signálů. — Variátory a jejich použití, R. Michajlov. — Vibrátor vlastní výroby, D. Geršgal, V. Daragan-Sušcov.

### WIRELESS WORLD

Č. 10, říjen 1949, Anglie. — Technika magnetického záznamu zvuku, praktické poznámky pro experimentátory, D. Roe. — Jakostní zesilovač, nová úprava, pokr., D. T. N. Williamson. — Cočky pro mikrovlny, C. Susskind. — Vibrátor k pohonu gramofonových indukčních motorků z baterie, I. C. Hutchesson. — Filtrační obvody (1) R-C. — Bass-reflexové skřínky, základ návrhu a přizpůsobení k běžným reproduktórum, C. T. Chapman. — Elektronkový voltmetr s velkým odporem v kathodovém obvodu, M. G. Scroggie. — Vlastnosti a použití thermistorů, odpor se záporným teplotním součinitelem.

### L'ONDE ELECTRIQUE

Č. 269—270, srpen-září 1949, Francie. — Elektronické dálkové řízení děl, R. Aubry, G. Lehmann, H. Le Boiteux. — Elektronické počítací impulsů, P. Naskin, A. Peuteman. — Moderní pokusné metody zjištění vlastností a omezení elektronek pro vvf, R. Remillon.

### RADIO WELT

Č. 6/7, září 1949, Rakousko. — Oscilátory pro krátké vlny, F. Benz. — Superhet s pěti elektronkami na baterie i sít. — Amatérské vysílání s pokojovou antenou.


KOUPĚ - PRODEJ - VÝMĚNA na zadní straně obálky.

### Ridi a za redakci odpovídá Ing. Miroslav Pacák

Tiskne a vydává ORBIS, tiskařské, nakladatelství a novinářské závody, národ. podnik, v Praze XII, Stalinova 46. Redakce a administrace tamtéž. Telefon čís. 519-41\*, 539-04, 539-06. Telegr. Orbis-Praha. • „Elektronik“, časopis pro radiotechniku v oborech příbuzných, vychází 12krát ročně první středu v měsíci (změna vyhrazena). Cena jednoho výtisku Kčs 15,—, předplatné na celý rok Kčs 160,—, na ½ roku Kčs 82,—, na ¼ roku Kčs 42,—. Do ciziny k předplatnému poštovné; výši sdělí administrace na dotaz. Předplatné lze poukázat vplatným lístkem poštov. správitelny, čís. účtu 10 017, název účtu Orbis-Praha XII, na složence uvedte čitelnou a úplnou adresu a sdělení: předplatné „Elektronika“.

Bálgaria: Orbis, Československá tvorčество, Sofia, ul. Rakovski, 100, tel. 709-69. Otisk v jakékoli podobě je povolen jen s přísným svolením vydavatele a s uvedením původu. • Nevyzývané příspěvky vraci redakce, jen byla-li přiložena frankovaná obálka se zpětnou adresou. • Za původnost a veškerá práva ručí autor příspěvků. • Otiskované články jsou připravovány a kontrolovány s největší pečí; autoři, redakce, ani vydavatel ne přijímají však odpovědnost za event. následky jejich aplikace. • Křížkem (+) označené texty zařádila administrace.

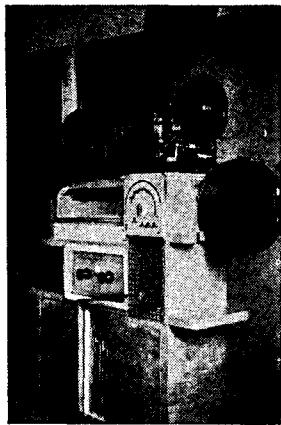Příští číslo vyjde 30. listopadu 1949.  
Red. a insert. uzávěrka 12. listopadu 1949.



## PRODÁSE

Kinopřístroj na norm. kinofilm šíře 35 mm, zn. „Paris Pathé“ v salonní skříni, s příslušenstvím, vybav. s el. gramo, a 9 W zesilováčem. Ze všech částí úplně nový, bezv. projekce. Cena 18.000 Kčs neb vyměním za vešk. radio-měř. přístroje, oscilograf, vysílač na slad., radiopř. a pod.

JAN LÍMA, ZLÍN I,  
Štefánikova č.p. 458

## AKUMULÁTORY

opravy a nabíjení

JOSEF PLEY, KARLÍN, PECKOVA 7

Telephone 289-51

## PRODEJ • KOUPĚ • VÝMĚNA

Přejete-li si otištění insertu v této rubrice, čtěte:

Všechny inserty musí obsahovat úplnou adresu zadávajícího. Text pište čitelně, slova úcelně zkracujte tak, aby inserát nepřesáhl 6 řádek. U všeho nabízeného zboží, ať nového nebo použitého, musí být uvedena cena. Údaj ceny slovy „cena podle NÚC“ není přípustný. — Cena za otištění insertu v této hildice: prvních 40 písmen (včetně mezer, rozdělovacích znamének atd.) 26 Kčs, každých dalších 40 písmen, i neúplných (na konci textu) 13 Kčs. Na př.: otištění textu o 75 písmenech, inzerátor a rozd. znaménkách stojí 39 Kčs, 120 písmen stojí 52 Kčs, 125 písmen stojí 65 Kčs a podobně. Největší přípustný rozsah textu je 240 písmen, mezer, rozdělovacích znamének. — Cenu za otištění nech si zadávající vypočítá sám a příslušnou částku přiloží k objednávce insertu, v bankovkách nebo v platných poštovních znaménkách. Z organizačních důvodů nemůžeme zúčtovat cenu za otištění dodatečně, poslat složenky k úhradě, nebo korespondovat v případě neurčitého textu a pod.

Chcete-li, aby vaše oznámení bylo zařazeno, zašlete je tak, aby bylo insertnímu oddělení Elektronika doručeno do data insertní uzávěrky, udané na poslední textové straně

Koup. DF22, DF21, DK21 i jednotl. S. Škrobníček, Opava, vyš. roč. škola. 688

Potřeb. nutné usměrňovací lampu CY1. Ing. Ant. Macháček, Kyjov 678. 689

Prod. hrající Sonoretu za 1900,—, Ampm. 1—4 A Ø 6,5 cm, 150,—. B. Král, Mladá Boleslav 78, p. Šternberk, Morava. 690

Prod. tov. gramozesel. s EBL1, bez repro (2800), s. tr. p. 220 V - s 2×280 V, 50 mA, 4 V, 1 A, 4 V, 3 A (200), el. AL4 (280), AF7 (180), AZ11 (48), EF22 (180), AC2 (100), n. vym. za chromatiku nejm. 2 okt. 12 bas. L. Coufal, Ostravačice 82. 691

Koup. větší množství elektr. RV2, 4P700, RL2, 4P2, n. 3, DL21, DLL21, DF22, KF3, KL4, KL2, 95% dobré. Jos. Zajac, „Obuva“, n. p., Tužovka, Slovensko. 692

Prod. novou obrazovku DG3-2 (560). J. Jelínek, Ostrava III, Západní 1. 693

Philoscop a j. měř. přistr. prod. za 7000,—.

Neuman, Karlín, Palackého 25. Tel. 36959.

694

Zesil. 30 W gramostůl Paillard desk. repro 100/80 cm, věrné reprod. vhod. pro záz. rozhlas n. pod. prodá za 18 000,— Kčs. Neuman, Karlín, Palackého 25, tel. 36959. 695

Prod. vel. super Radione 740 W/1940, obs.

EF13-v. f. st., ECH11, EBF11, EB11, omez. poruch, EF11, EL11, EM11, AZ11 s kompl. náhr. obsaz. (15 000,—). J. Ondráček, B. Bystrica, vysíelač. 696

Prod. dyn. perm. reproduktory v kov. kryt. pro místní rozhlas. 3X 6 W (po 1500), 6X 12 W (po 2800,—). J. Ondráček, B. Bystrica, vysíelač. 697

Koupím KBC1 a KL2, Václav Bulín, Vinoř II, 383, p. Satalice. 698

Prod. 2MFT 468 kc (300), B443 (190), LV1 (160), 6J7 (150), 12A8 (200), ECH11 (255), EBF11 (215), ECL11 (265) ss Mayomér I (1200), potenciometr 500 Ω drát. (120), S. Nečásek, Praha XII, Bělehradská 64. 699

Koupím DCH11, DAF11, DL11 i jednotl. příp. vymen. za DDD25, DLL21, DM21, UCH21 a iné. D. Královič, štud. Čáry 294, p. Kútý 2. 700

Koup. n. za radiosouč. vyměn. tato čís. RA roč. 1942 čís. 4 a 12, roč. 1943 čís. 1, roč. 1944 dvojčís. 11/12, roč. 1947 čís. 2. Nab. p. zn. Nár. podnik, do adm. t. l. 701

Vyměn. nové el. EBL1 (220), 2X ECH4 (po 210), EBF2 (200), EM11 (220), za magn. repro. Ø 18 cm a tlumiv. 5H60 mA n. prodám. V. Růžička, Převes č. 42, p. Kopidlo. 702

Koup. el. DCH11, DAF11, DF11 a DL11, al. vymen. za různé el. rády K., kúp. i jednotl. Pav. Chropovský, Horný Bar, okr. Dunajská Streda. 703

Vyměn. DG7 n. LB8 za ECL11, případ. prod. s krytem za 800,—. A. Švub, Kolšov 63, p. Postřelmov. 704

Prod. el. gramo (3800), vst. trafo. Dosed. 1192 (350), auto-trafo 120/220 V 1KVA (950), fotočlán. (1500), 3 ks. st. výb. 4687 (500), el. ACH1, KCH1, KB2, am. usm. SZ3 (po 200) vše nové. J. Volf, Pyšely 214. 705

Prod. zes. 10 W (2×AD1) cit. 6 mV (4000), zes. 25 W citl. 4 mV (6000), 3 el. sif. kvl. přij. (1500), 71.10 přij. (1300), úpl. souč. oscilogr. vč. chassis (2600), sup. cívka soupr. (600), 4×RL12P35 (250), J. Rychtera, Hořice v P., Husová 15. 706

Koup. starší jazdné kolá na súčiast. al. aspon zadnie hlavy, šíjacie stroje starš. na súčiast. al. aspon lodičky (dlhé činky). Gonda, Detva 1469, okr. Zvolen. 707

Vyměn. měnič el. pr. ze stř. na stejn. n. opáč. sk. nový, 2 i 3fáz. 1.5KVA, 5 Amp. 3000 obrát. d. 3fáz. spoušť, motoru za nové AL4, AB2, 2X AL5, AF7, AZ1, AZ12 a různ. rad. souč. n. prod. za 5000,—. Jos. Nejedlá, Karlík, Chelčického 14. 708

Koup. skříň a skl. stupnice pro Empo Poem, neb vym. za radiomat. J. Dostál, Olomouc, Masarykova 19. 709

Prod. fotočlán. (600), konec triodu 40 W (500), RGN 1404 1000 V (350), proj. žár. 1000 W (500), obrouč. kinolampu zrcadl. (800), kinotransf. 65 V 2 kW (800), filmy 35 mm (500), O. Pakr, Sobětín, okr. Šumperk. 710

Koup. KBC1, AK2, AF3, AB2, AF7, AD1, vyměn. starší typy elektr. seznam zašlu. S. Tesař, Prostějov, Tusařova 8. 711

Prod. Voltmiliampérmetr UKA9—22, rozs. ss, st. (3500), kapes. přijim. s 2X RV2, 4P45 se sluch. (800). Růžička, Revnice 391. 712

Prod. několik LS50 (360), RL12P35 (200), LV3, LV13, RL12T15 (180), RL12T2, RV2P800, LG3 (120), LG6 (100), LG1 (70), RV65 (150), RL12P10 (200), vibr. měn. W. GL. 2, 4a (150), Václ. Matějka, Žel. Brod. 713

Prod. kříž. navij. dle RA 1945 za 1500,—. Ant. Stratil, odb. uč., Brodek u Pfer. 249. 714

Koupím el. RV2, 4P700. J. Haratický, Lomnice n. p. P. 378. 715

Potřeb. nutně 3X EF22 i jedn. Němec Z., Rudolfov 203 u Č. Budějovic. 716

Koup. 2 el. A441 N (REO74d) n. 3X RV2, 4P700 j. zachov. Přibor, schr. 28. 717

Prod. aku NiFe 1,2 V (70), 2,4 V (200), rotač. měnič 12 V ss/130 V ss (250), vibr. měnič 12 V ss/220 V st (300), Siemens elim. a nabij. b. lampy (300), 2X RV2P800 (po 100), DCH125 (250), DK21 starší (150), LD1 (150), 2X RFG5 (po 120) E444 (100), J. Venclovský, Frýdlant v Č. 961. 718

Prod. radiogramo (950), stříbr. cigar. tašku (1400), LS50 (450), DCH121 (90), DF25 (60), V. Sokl, Kusov 32, p. Hoštějn. 719

Prod. obrazovku AEG-HR2 (100) 1,5 A (2800), selen. usměrň. 220 V—480 MA (350). J. Dušek, Répy 370. 720

Prod. nf. lamp. voltm. Philips (8000,—). J. Hausmann, Praha II, Jenštejnská 4. 721

Prod. el. P4000 (120), kryst. Telef. 1876 kc/s (250), ellyt. 1000 μF 35 V (120), trafo k vibr. 12 V sek. 300 V (350), usm. šváb (120), ampl. 1000 ma. th-el. (250), bloky 16 μF 500 V (90), Torn fuG (3850) elim. ss Siemens (1200), modul díl k tornu b. el. nov. (650), K. Kováč, Olomouc 2. 722

Koup. 2 nové n. bezvadné VL4, Gust. Sikora, Č. Těšín, Třinecká 11. 723

Vym. nov. UCH21, UBL21, UY11 za ECL11, ECH11, EBF11. Fr. Augustín, pošt. úřed. Prostějov 2. 724

Prod. bat. toru 8 roz. hraj. lampy 25, DAC25, vše (5000) n. vyměn. nabídnete. J. Vavřík, Petřžalka, Štefánikova 1. 725

Prod. nov. ECH14, ECL11, ECH21 (po 255), EL3 (250), EF22 (200), AZ11 (50), dyn. s výst. 13 cm (300), 2 el. mok. 16+16 a 1 16 μF (390), trafo a vibr. WG1, 2,4a (300), 1 st. trafo 4, 6, 2×300 V (250), i jedn. B. Bouček, Praha V, Josefovská 10. 726

Koup. elekt. DCH, DAF, DF, DL11, al. vymen. za různé K al. D. kúp. kufr. voj. aparárt NORA. František Pastucha, Hory Bar, okr. Dunajská Streda. 727

## NÁRODNÍ PODNIK

pro výrobu radiopřijímačů ve východ. Čechách přijme mladší

## RADIOMECHANIKY

s praxí k nastupu zn. „Jihod“ a. t. l.

1062