

# Elektronik

Casopis pro radiotechniku a obory příbuzné

12

Ročník XXVIII V Praze 30. listopadu 1949

## OBSAH

Telefonní přijimač A. S. Popova	264
Nové poznatky o šíření ultrakrát-kých vln	266
Značení evropských elektronek	267
ZáZNĚJOVÁ mezifrekvence pro zvukovou část televizních přijímačů	268
Bozhas bez elektronek	269
Nahrazování a regenerace elektro-nek	270
Nový způsob značení odporů a kondensátorů	271
Uvádění do chodu a opravy přístrojů z domácí dílny, III.	272
Zajímavá zapojení měřicích přístrojů	274
Superhetový konvertor pro pásmo 50—54 Mc/s	276
Odmagnetovač nástrojů a hodinek	280
Nová úprava kostry pro zkusební montáže	281
Tympany a bubny	282
Amáterský záznam zvuku v SSSR	282
90 let J. B. Foerstra	283
Návštěvou v Gramotónu	283
Časový spinač ještě jinak	284
Zapojení s třemi diodami	284
Z redakce, K předchozím číslem, Nové knihy, Obsahy časopisů	285
Koupě — prodej — výměna	286

## Chystáme pro vás

Superhet s třemi rozsahy, pásmovým laděním krátkých vln a velkou přehlednou stupničí • Další kmitočtový normál s křemenovým krystalem • Ladící adaptér k příjmu místních vysílačů na zesilovač • Filtr proti po-ruchám ze sítě • Zdokonalený fysiologický regulátor.

## Z obsahu předchozího čísla

Jednoduchý a výkonný zkoušeč elektronek • Elektrolytická oxydace hliníku (eloxování) v domácí dílně • Malý a prostý superhet • Úprava křížové naviječky • Pomocný vysílač s vestavěným ssacím obvodem • Cejhování pomocného vysílače • „Nový způsob“ při vyvažování superhetu • O nových metodách přenosu • Zapojení pro amatéry vysílače.

**P**ostačí zcela průměrná dávka fantazie, kterou, jak je známo, pokládáme za potřebnou i pro střízlivý obor technický), aby už z názvu bylo možné uhodnout záměr pisatelů předložit k uvážení známé i méně běžné vztahy a vazby mezi téma, kdo časopis čtu a kdo jej vyrábí. Dvojit skutečnost připomene už zde: není ostré hranice mezi téma a oněmi: časopis venku z podnětu i práce čtenářů, a přímým spolupracovníkům vydavatelství připadá začasté úkol do značné míry omezený na péči o formu a výběr. Není to vždy práce malá a snadná; nechceme však v této statí registrovat osobní stránky činnosti redakce, a to je druhá věc, kterou předeslalé.

**E**lektronik je z nejstarších vycházejících čs. časopisů, a je jen málo starších listů toho oboru vůbec. Až na pře-

rušení za okupace vycházel nepřetržitě od r. 1921, z toho od r. 1925 ve státním podniku, a dospívá přiš m číslem do 29. ročníku. S upřímnou radostí zaznamenáváme tento nevšední výsledek, neboť největší podíl na něm mají čtenáři. Jejich působení v tomto ohledu bylo zjevné i neprůměrné. Zjevná je rozhodující účast čtenářů na tvorbě obsahu, jejich nekolisavý a zpravidla velmi vřelý postoj k vydavatelství i redakci, který se konečně jeví i značným počtem odběratelů. Působení neprůměrné, které sotva může být v plné míře oceněno a jehož i zde se dotýkáme po prvé, je v nebezpečném rozvoji zájmu o radiotechniku nebo úplně o elektroniku, který se projevil u nás, v Československu. Dlouho se zdálo, že mimo konstrukci přijímačů není životadárny nájem pro obsah našeho listu, ale postupně proměna jeho původního vysloveně radioamatérského zaměření, která se posléze projevila změnou názvu, vedla s jinými méně závažnými vlivy k tomu výsledku, že z několika tisíc „radioamatérů“ vyrosilo asi od r. 1937 dodnes několik desítek tisíc „elektroniků“. Kde se vzná v národě s pouhými 12 miliony obyvatel, který do nedávna neměl mnoho opravdových příležitostí rozvíjet své tvorivé vlohy v technice tak průkopnické! I to je možné vysvetlit nejjistěji jako vývojový proces, v němž někdejší radioamatérů měli funkci kondensačních jader a katalyzátoru. Radioamatérství mnohde ulpívalo na primitivních podobech pouhého napodobovatelského, a to mu vyneslo nejeden zlehčující posudek. Věříme však, že i v nejprostší formě bylo zárodkem příznivého vývoje schopnosti, jemuž díky má dnes čs. průmyslu dostatek vyspělých pracovníků i pro své reprezentativní úkoly.

**C**asopis je takový, jak je ho čtenář i, a tato dárvo vyslovená formulace platí i v obráceném sledu. Může k nám proto obsah listu promluvit dosti podrobně také o složení jeho čtenářské obce, a i to je zajímavá otázka. Můžeme rozdělit přátele Elektronika s několika hledisek na theoretiky i lidi práce, zkušené i začátečníky, odborníky z povolání i ze soukromého zájmu, kterému říkáme amatérství, vědecké pracovníky nejrůznějších stupňů a lidí, z jejichž dopisů je zjevná těžká práce rukou; mladé od věku pod deset až po starší přes sedm-

a konečně rovněž zatímnicm nedosatkem některých nezbytných součástek pro námy návodové.

Významnou skupinou čtenářstva Elektronika jsou noví, většinou mladí členové, kteří ustavičně plynule přibývají, a kteří především potřebují získat základní po-učení. V poslední době přispívá k tomu podstatným dílem zřizování zájmových kroužků ve školách i v závodech; živé slovo vedoucího, přizpůsobené účastníkům, může být neskonale účinnější než výklad, určený čtenářstvu rozsáhlému, bez možnosti okamžitého reagování, prohlubování, doplňování a pohotového znázornování, jaké je možné v postavení tváři v tváři. Naopak zase zkušenosti, sbírané s mnoha stran a doplněné dosti dlouhým cvikem, dávají spolupracovníkům časopisu možnost doplňovat výchovu v kroužcích, a také to je úkol, na nějž se pro budounost odpovídá připravujeme. Nebude to v nějakém vyhraněném uspořádání a sledu, neboť je rovněž úkolem časopisu, aby čtenáře učil hledat poznání, jako je musí leckdy namáhat a shledávat odpovědný pracovník. Nebude to ani vždy cesta pedagogicky nejkratší, neboť tak se může postupovat jen v instituci školsky organizované s podstatným nárokem na pozornost svých svěřenců; naopak bude v tom, jako dosud, nejedna hravá oklika, vždyť „škola hrou“ je zásada Komenského. Nicméně v době, kdy hodnotná práce je největším národním statkem, pokládáme přípravu k jejímu ovládnutí za jeden ze svých hlavních úkolů, a důvěřujeme těm, pro něž už tato složka obsahu není nezbytná, že přece nahlédnou její potřebnost a přispějí nám radou i skutkem.

V rozmanité směsi druhů, kterou jsme prve zkráceně vypočítali mezi čtenáři, jsou nicméně dva závažné jednotiční prvky. Je to především elektronika, s níž se jako s nejvýstřížejším názvem našeho oboru snad všichni smítili, a za druhé životní vyrovnanost, důvěra a dobrá vůle, vlastní všem, kdo se mohou bohatě využívat v pěstování hodnotné, a tváři záliby. Těch vlastností, ve vztahu mezi časopisem a čtenáři nejednou osvědčených, se dnes znova naléhavě dovoláváme.

P.

## Časopis a čtenáři

# Z DOMOVA I Z CIZINY



ELEKTRONOVÝ PŘÍSTROJ, který hraje prostou hru, podobnou našemu mlýnku, a to s velkou dovedností, byl vystaven na podzimní Radiolympii v Londýně. Šikmá hrací plocha s tlačítka a návěstními světly je k provádění tahů, na svislé, z průsvitného skla, se jeví záクロky stroje a výsledky. S neživým konkurentem změřili své síly početní návštěvníci výstavy, a jen v ojedinělých případech nad ním zvítězili.

## Praní zvukem

O pračkách, používajících ultrasonického vlnění, jsme již podali zprávu na této stránce. Nyní přichází z Melbournu (Austrálie) zpráva, že J. E. Excell a J. E. Jones sestrojili zařízení, které pere zvukovými vlnami 100 c/s a svou lácí a jednoduchostí se asi brzy stane velikým konkurentem všem mechanickým a ultrazvukovým pračkám. Zařízení se skládá z válce (viz obrázek), ve kterém je veliký elektromagnet napájený střídavým napětím 50 c/s z transformátoru 220/32 V. Proti magnetu je upevněna membrána průměru 20 cm, která je magnetem přivedena do



silných vibrací 100 c/s (jho elektromagnetu nemá permanentní magnetismus). Zařízení se ponoří do obyčejné kádě s horlkou mýdlovou vodou, a obloží se prádlem. Kmity membrány se přenáší do vody a na prádlo, které vibruje ve stejném rytmu a skutečně prý vytřese veškerou špinu během pěti minut. Jelikož látku není při praní mechanicky namáhána, výdrž prádla proti praní tímto způsobem mnohem déle. Skutečně by stalo za to, ověřit pokusem tvrzení autorů. Je-li pravdivé, potom je problém praní jednoduše rozrešen. (Electronics 49/září/str. 150.) H.

## Radiotechnikové při pohromách


V telefonním seznamu města Montrealu byly radiotechnikové zvláště označeny, podobně jako lékaři. Byl jím věnován zvláštní oddíl v odborném seznamu. Vysvětlení této neobyklé pozornosti je prosté. Při živelných pohromách a při nemadálých pořezech sdělovacích zařízení je pomoc odborníka v telekomunikaci často stejně důležitá jako pomoc lékaře. Oba mohou chránit včasným záクロkem mnoho lidských životů. (Electronics, 49/září/str. 63.) —rn—

## Oválné reproduktory

Reproduktoři, jejichž membrána není kruhová, nýbrž eliptická, objevily se na našem trhu již před válkou. Tehdy se ne-

NAVIJEČKA TRANSFORMÁTORŮ, určená pro rychlou hromadnou výrobu, může vznout současně až 24 cívky válcové, nebo hranaté, s papírovými vložkami nebo bez nich. (Radiolympia, 1949.)

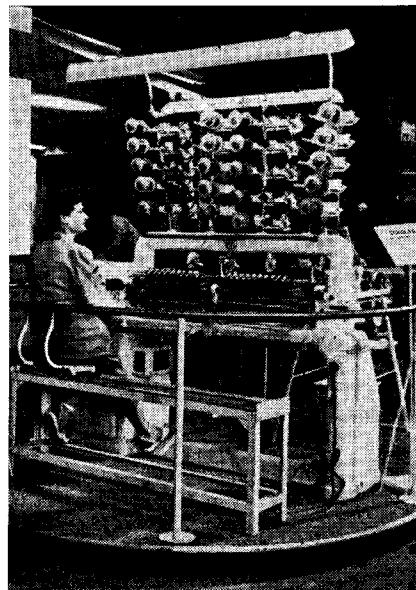ujaly, hlavně proto, že jejich výrobou se zabýval podřadnější výrobce, a tak se nemohly uplatnit jejich hlavní výhody: mnohem rovnomenější kmitočtová charakteristika, lepší vyplňení přední strany skříně a menší rozdíly pro daný kmitočtový rozsah. Jelikož oválné reproduktory se začínají hojně používat pro FM a TV přijimače, uvedla veliká fa Jensen na



## TELEFONNÍ PŘIJIMAČ



Před padesáti lety, 26. července roku 1899, Alexandr Stepanovič Popov podal komitétu pro technické věci při departementu obchodu a tovární výroby žádost, ve které se domáhal toho, aby mu bylo uděleno „privilegium na telefonní přijimač depeše, vysílaných pomocí jakéhokoli zdroje elektromagnetických vln“. Ke své žádosti připojil výnklece podrobný popis svého přijimače, a v něm uváděl:

„...některé časté případy při konstrukci citlivé rourky (koherer; pozn. red.), řetízky, sestavené sítidlové a uhelních a kovových prstenec, a vůbec t. zv. volné kontakty (mikrofonické), projevují málo trvalé zrnky odporu, jež dosahují nejen tisiců, ale desetitisíců ohmů. Ale ve chvíli, kdy takovými rourkami nebo řetízky provádějí elektrické kmity, mění se odpory da-leko méně; proto, sestavíme-li obvod z telefonu a citlivé rourky, uslyšíme v telefonu praskot, jenž odpovídá každému výboji vysílací stanice. Postupně spojované výboje dávají dlouhé a krátké signály, a tak může být sluchem přijata depeše, vysílaná Morseovou abecedou...“

Vynálezce provedl řadu zkoušek, které potvrdily užitečnost nového přístroje pro

\* Na vysvětlenou mladším čtenářům: Koherer Branlyho, nejstarší detektor signálů, byla isolací trubička s dvěma blízkými elektrodami, mezi nimiž byl jemný kovový prášek. Když na elektrody dospěl radiový signál z antény, stmelila se kovová zrnka, a ohnický odpor mezi elektrodami nápadně klesl. Koherer byl přes výtlumivky zařazen

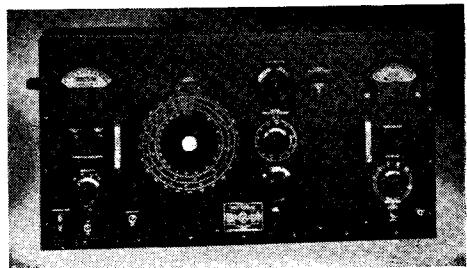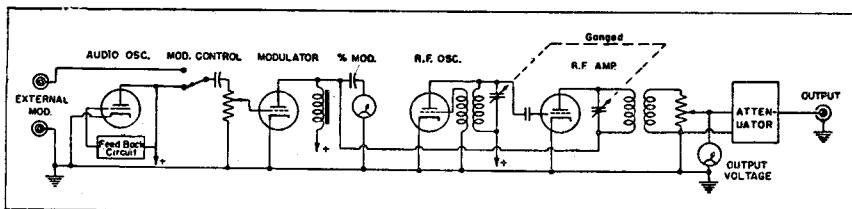do obvodu, jímž poté protekl větší proud, a způsobil činnost relé nebo telegrafního pi-sátka. Potom však bylo nutno uvést koherer do původního, citlivého stavu, mírným po-klepem. K tomu byl zmíněný „zvonek“, jehož palice po každém signálu rozřásla zrnčka. Popovův koherer podle zprávy Radia totiž zařízení nepotřeboval. (Pozn. red.)



trh novou řadu s rozměry  $15 \times 23$  cm s magnety ze zdokonalené slitiny Alnico 5. Reproduktory se vyrábějí v deseti provedeních. Jejich účinnost je značná, protože v mezeře je sycení 16 kG a také směrový učinek pro vysoké tóny je méně vyjádřen protože kmitající část pro kmitočty nad 3,5 kc/s má průměr asi 13 cm, zatím co hluboké tóny jsou vyzářovány s větší účinností, danou přibližně velkou poloosou elipsy (asi 22 cm). (Electronics 49/cerven/52.) —rn—


### Kurs Morseovy abecedy

Ceskoslovenští amatéři vysilači pořádají kurs nácviku Morseových značek pro amatéry každou středu od 18 do 20 hodin v budově Základní odborné školy pro elektromechaniky a radiomechaniky v Praze II. Panská 3. Kurs byl zahájen 2. listopadu. Poplatek za kurs, který potrvá asi 4 měsíce, je 80 Kčs. Učebníkem, který úspěšně projde celým kursem, bude vystaveno osvědčení a nejlepší budou odměněni. Dodatečné přihlášky přímo v kursu. Kl.

**ÚPLNĚ SOUMĚRNÝ PŘIJIMAČ**, na němž nelze poznat přední a zadní stranu, vystavoval na Radiolympii britský výrobce Murphy. Skřínka je ze dvou shodných lisovaných částí, v rukověti jsou dva řídící knoflíky, a nejen ony, nýbrž i stupnice vyčnívá souměrně na obě strany. Uvnitř skřínky je čtyřelektronkový standardní superhet.
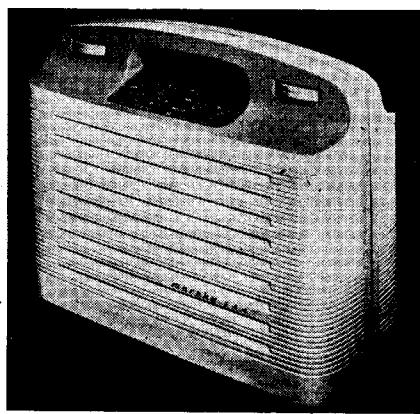
### Standard Signal Generator

Výrobek tohoto označení, z dílen General Radio, byl shledán obecně tak dokonalým, že se Němci za války rozhodli (stejně jako přijímač HRO) okopírovat jej tak důkladně, že si dali vyrobit i dráty se stejnou barvou isolace, jaká byla v původním přístroji. Zatím však zkonstruovala jmenována továrna přístroj 805 C, který přesnosti i stabilitou předčí model tak pracně napodobený. Generátor (viz obrázek), má rozsah 16 kc až 50 Mc, stupnici kalibrovanou s přesností větší než 1 %, stabilitu



během 5 hod. chodu (5 min. po zapnutí) lepší než 0,05 % a mikropřevod, který umožní odečít kmitočtový přírůstek 0,01 %. Výstupní napětí je lze měnit v mezech 2 V až 0,1 μV a jeho velikost kontroluje s přesností 3% elektronkový voltmetr. Vnitřní modulace je 400 a 1000 c/a je rovněž měnitelná v rozsahu 0 až 80 %, přičemž parazitní modulace kmitočtová nepřestoupí 0,05 %. Přístroj je tak dokonale stíněn, že ve vzdálosti 50 cm síla pole je max. 5 μV/m. Principiální schema poví snad o přístroji více než dlouhý výklad. (General Radio Catalog L, str. 110.) —rn—

### Barevná televize

National Bureau of Standards (americký úřad norem, měr a vah) jmenoval komisi, která se bude zabývat vědeckými a technickými problémy barevné televize. Předsedou komise se stal senátor E. Johnson z Colorada, který je současně předsedou senátního výboru pro vnitřní a zahraniční obchod. Jak je vidět, nechť je Američané u barevné televize nechat vývoj náhodě, jak se to stalo v případě rozhlasu, FM a televize černobílé a chtějí tak zabránit národnohospodářským škodám, vzniklým rivalitou výrobců, kteří se spíše mocenskými než technickými a národně hospodářskými důvody snaží prosadit svoji normu barevné televize. (Radio Electr. 49/říjen/str. 8). —rn—

## A. S. POPOVA

příjem signálů sluchem. Vysílací stanice při této zkouškách byly A. S. Popovem postaveny na fortu Konstantin a na jednom torpedoborce. Telefonní přijimač umístil Popov na telefonní ústředně v Kronštadtu.

„...Všechny depeše, vyslané z fortu a s torpedoborce, byly v Kronštadtu zahyceny bez nejmenšího opomínutí“, píše Popov. „Zádelenost mezi krajními staniciemi se měnila od 5 do 12 verst. Kromě této zkoušky, jež byla dvakrát opakována, telefonní přijimač byl vyzkoušen mezi forty a prokázaly velkou citlivost... a dostatečnou jednoduchost při manipulaci.“

Prvou praktickou zkouškou se svým novým přijimačem provedl Popov společně s Rybkinem a Troickým v léti roku 1899 při vzdělém vzdělémho balonu v Petrohradě. Pomoci telefonních radiopřijimačů pracovala i skutečná linka radiového spojení, po prvně na naši zeměkouli vůbec, a to mezi ostrovem Gotlandem a městem Kotka při pracích, jimiž byl obrněnc „Generál-admirál Apraksin“ zdvihan z úškali.

Prvenství ruského učence při vynálezu telefonního radiopřijimače bylo potvrzeno řadou privilegií a autorských dokladů. Tak v únoru roku 1900 byl A. S. Popovu vydán v Anglii patent č. 2797 na „zdokonalení kohererů pro telefonní signalizaci“. V ruském privilegiu č. 6066 se dosvědčovalo konkrétně, že je vydáváno „pro přijimače depeš, vysílaných elektromagnetickými vlnami“. Ve Francii nový vynález

A. S. Popova podepřel E. Ducretet. Dochované dopisy tohoto francouzského učence A. S. Popovovi jasné dokazují, že Ducretet energicky hájil prvenství ruského vynálezce radia nejen ve Francii, ale domáhal se toho, aby Popovu byl vydán patent i v Americe, Švédsku, Norsku a jiných zemích. Ducretet k tomu byl veden i osobními pohnutkami. Vyrobil totiž ve svých dílnách v Paříži již roku 1900 serii prvních telefonních přijimačů podle Popovova schématu a proto měl primý zájem na rozšíření výroby a na získání monopolu tím spíše, že vynálezce souhlas, aby jeho patent bylo využito, mohl přinést podnikávěmu Francouzovi nemalé výhody a důchody.

Když v létě roku 1900 se v Paříži sešel IV. světový elektrotechnický kongres, Popov napsal pro jeho účastníky referát „Přímé použití telefonního přijimače pro telegrafii bez drátu“. Tento referát podle přání A. S. Popova přečetl na kongresu profesor A. M. Châtelain. „Zpráva o pracích vynikajícího ruského učence“, vzepomíná A. M. Châtelain, „vzbudila u všech účastníků kongresu opravdové nadšení“. Zároveň s kongresem se konala i světová elektrotechnická výstava. Mezi ostatními vynálezery byl tam předveden i telefonní přijimač A. S. Popova. Výstavní porota odměnila vynálezce za jeho práce v oboru radiotelegrafie velkou zlatou medailí a diplomem.

Vynález telefonního přijimače byl důležitou etapou v historii rozvoje vysílání bez drátu. Ten to vývojový stupeň otevřel široké možnosti pro praktické využití nového spoje a zvětšil jeho dosah. —v

### Nový ústav Slaboproudé techniky na ČVUT

Ministerstvo školství jmenovalo Ing. Otakara Klíka u řádným profesorem konstruktivní slaboproudé elektrotechniky na Českém vysokém učení technickém v Praze. Prof. Ing. O. Klika přednáší 4. hod. týdně, k přednášce se druží 5 týd. hodin praktického cvičení, v němž posluchači vyučují tři úkoly: konstruktivní, schematický a návrh telefonní sítě.

### Projekční osciloskop

Osciloskop se stal během doby skutečně nepostradatelným pomocníkem v radio-technické laboratoři a také výbornou učební pomůckou. Aby mohl větší počet lidí sledovat stříštko osciloskopu, sestrojila fa Beta Electric Comp. přenosný projekční osciloskop se Schmidtovým optickým systémem, který dává dostatečně jasný obraz  $40 \times 30$  cm, který může být pozorován za plného denního světla. Osciloskop má rozsah 50 kc/s, citlivost 25 mV/cm. Váží pouze 25 kg, vejde se celý do skřínky  $30 \times 40 \times 50$  cm. (Radio Electr. 49/říjen/str. 88). —rn—

### Nový vysílač ve Štětíně

Ve Štětíně bude postaven nový 50 kW vysílač polské výroby. Stožárová antena byla již vztyčena a práce na konstrukci skončeny. Nový štětínský vysílač bude slavnostně otevřen pravděpodobně již letos v prosinci. —vb

# Nové poznatky o šíření ultrakrátých vln

Decimetrové a centimetrové vlny dobyly si v poslední době tak významné místo ve všech oborech sdělovací i zaměřovací techniky, že se všude věnuje zvýšený zájem světadním zjevům, které se vyskytuji při jejich šíření za obzor. V krátkém informativním článku podáváme stručný přehled nových poznatků o šíření těchto velmi vysokých frekvencí na velké vzdálenosti.

Začneme ohybem vln. Každý radiotechnik zná základní poučku, že se elektromagnetické vlny šíří za obzor tím hůře, čím jsou kratší. Znázorňuje to diagram v obraze 1., který sestavili podle theoretických úvah fyzikové Van der Pol a Bremmer pro ohyb elektromagnetických vln na dokonale vodivé kulové ploše ve vzduchoprázdném prostoru. U plochy, která je jen částečně vodivá, jako na př. naše Země, je dosah za obzor ještě značně menší, takže u vln kratších než jeden metr se dá na souši mluvit jen o spojení v mezích přímé viditelnosti.

#### Od teorie k praxi

Jak se změní situace, není-li okolo koule vzduchoprázdné? Badatelé, kteří se zabývali výzkumem šíření velmi krátkých vln, zjistili již v posledních letech před druhou světovou válkou, že někdy náhle, daleko za obzorem, síla elektromagnetického pole prudce stoupne, hlavně na moři za horkého, klidného počasí, a pronášeli různé domněnky o příčinách tohoto abnormálního chování vln, jejichž délka nebyla větší než několik decimetrů a které tedy nemohly být odráženy zpět ionizovanými vrstvami vysoké atmosféry.

Taková pozorování byla však ojedinělá, protože zjevy byly velmi prchavé a pozorovatelů málo.

Teprve za války, kdy rychle vyrostla hustá síť stanic v ultrakrátých pásmech a hlavně se vynořilo množství radarů, které stále prohledávaly celý obzor úzkými svazky decimetrových a centimetrových vln, vzbudily tyto úkazy náhlou pozornost a lze říci, že se téměř opakovala v pozměněné formě známá historie krátkých vln, které byly kdysi techniky zavřeny a pak v rukou nadšených amatérů překlenuly oceány. Také centimetrová a decimetrová vlny, vrhané do prostoru směrovými antenami mohutných radarových stanic, neskončily podle předpokladů vždycky těsně za obzorem, nýbrž občas putovaly těsně nad mořem sta a někdy tisíce kilometrů za mez viditelnosti.

#### Neobvyklá pozorování

První zkušenosti byly vzrušující. Za bitvy o Anglii unavené posádky domácí obrany nepřátel čekaly, zda se na stínitku obrazovky objeví osudná stopa impulsu, odrážených od blížících se nepřátelských letadel. Náhle zpozorovaly, jak se ve vzdálenosti 250 km vynořil souvislý pás, jako by statisice letadel tvořilo hustý mrak. Mrak se však nepřibližoval, trčel nehybně na místě.

„Vypadá to, jako by se celé Holandsko vznoslo do pověti,“ vydechl udílený po-

křivil, zahnul za obzor a po dorazu na pobřeží se zase vrátil zpět, aby na stínitku obrazovky označil překážku daleko za obzorem, jejíž zdánlivý obraz hledal pozorovatel v prodloužení původního směru vyslaného paprsku (obraz 2).

Podobná pozorování se množila a bylo hlášeno, že v Bombaji zachycovály přírode odrázy od arabského pobřeží, vzdáleného 2500 km. Přitom podle všech, příznaků nešlo o odraz ve vysoké atmosféře, obdobný odrazu krátkých vln od ionosféry, nýbrž ultrakráté vlny putovaly několik málo metrů nad klidnou hladinou Indického oceánu v dusné, nehybné atmosféře, jako by byly zajaty a vedeny v nějakém neviditelném vlnovodu.

#### Vliv atmosféry

Cím bylo způsobeno toto nepředvídané chování radioelektrických vln? Víme, že také světlé paprsky jsou malou částí celého oboru elektromagnetických vln a vzpomínáme si, že se u světla podobné úkazy lomu také někdy vyskytují. Světlé paprsky v nestojnoměrně zahřáté atmosféře, kde sousedí vrstvy o různém indexu lomu, se postupně zakrívají a za velkých tepelných rozdílů v průzračném, klidném vzduchu, jako na velkých písčných pouštích, se může objevit neskutečný obraz krajiny, ležící daleko za obzorem. To je fyzikální výklad pověstné faty morgany.


Abychom se přesvědčili o zakrivení světlých paprsků, nemusíme putovat na poušť, stačí pozorovat západ slunce za jasného, horkého dne, zejména u moře. Spodní okraj slunce, který je ve skutečnosti už pod geometrickým obzorem, stále ještě vidíme, neboť spodní vrstvy vzduchu zakrívají světlý paprsek více než horní a zdánlivý obraz slunce se jeví jak rudý eliptický kotouč. Za horkých dnů pozorujeme na tmavé a hrášné asfaltové silnici v dálce oslepující lesk, jako by tam byla rozlitá voda. Jsou to sluneční paprsky, které se lámou těsně u země v rozpálené vrstvě vzduchu blízko vozovky, a zjev působí dojmem, jako by se paprsky v ploše silnice zrcadlily.

#### Od světlých vln k ultrakrátým vlnám

Také centimetrové a decimetrové vlny se lámou ve vrstvách vzduchu, které mají různou teplotu a vlhkost, a tím také různou dielektrickou konstantu. I za běžných podmínek stoupající výškou vzduch postupně řídne a jeho dielektrická konstanta a tím index lomu se spojité mění. Procházející elmag. paprsek se pak postupně lomí a zakrívuje (obraz 2), a pak zasahuje za geometrický obzor.

Tento tak zv. „elektromagnetický obzor“ je pro obvyklé povětrnostní podmínky, pro tak zv. „standardní atmosféru“, posunut asi o 15 % za geometrický obzor.

Nastane-li případ, že se stýkají dvě vrstvy vzduchu o zcela rozdílných vlastnostech, na př. leží-li masa horkého a

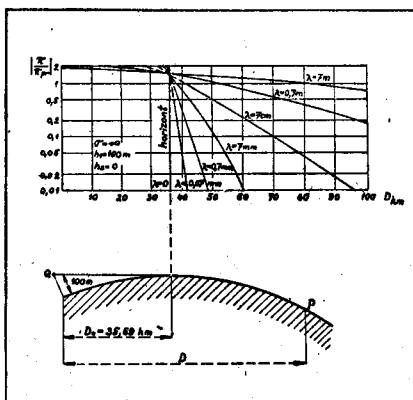


Obr. 1. Ohyb radioelektrických vln okolo kulové, dokonale vodivé plochy podle theoretických úvah (Van der Pol a Bremmer).

zorovatel, který rozehnával na mraku známé obrazy pobřeží. Měl pravdu. Byl to odraz radarových impulsů z členitého nízkozemského pobřeží, které leželo daleko za vzdutými vodami Lamanšského kanálu, téměř 250 kilometrů za viditelným obzorem.
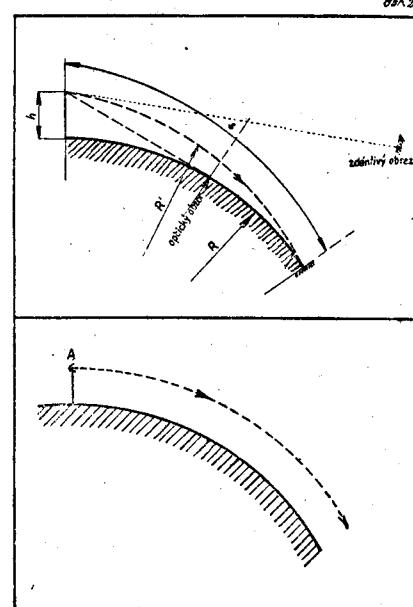
#### Vysvětlení

Holandsko ovšem nevyletělo do povětří, aby se na něm odrazil úzký a přímý paprsek elektromagnetického záření, nýbrž spočívalo klidně na svém místě. Byl to elektromagnetický paprsek, který se za-



Obrázek 2. Elektromagnetický paprsek, zakřivený postupným lomem v ovzduší, zasahuje za optický obzor. Zdánlivý obraz předmětu daleko za obzorem se pozorovateli jeví ve výšce v pokračování původního směru paprsku. — Pod tím obrázek 3. Superrefrakce. Poloměr křivosti paprsku se rovná poloměru křivosti země.

suchého vzduchu nad studenou a vlnkou vrstvou, paprsek se někdy tak silně zakrývá, že sleduje obý povrch oceánu do velkých dálk — nastává případ abnormálního lomu elmag. vln v ovzduší, pro který byl ražen název „superrefrakce“ (obrazec 3).

Proč se však tyto zjevy tak výrazně vyskytují u ultrakrátkých vln, kdežto u krátkých a středních vln nebyly pozorovány?

#### Vlnová teorie


Zde nevystačíme s jednoduchým, ač názorným obrazem zakřiveného elmag. paprsku, jak jsem jej právě podali. Celý děj spíše vystihne představa, že sousedící vrstvy vzduchu o různé dielektrické konstantě tvoří jakýsi dielektrický vlnovod podle obrazu 4. V takovém vlnovodu se dobře šíří do délky elmag. záření, které má vyšší frekvenci než je kritická frekvence vlnovodu, kdežto pro nižší frekvence vlnovod prakticky nefunguje. Kritická frekvence vlnovodu závisí na jeho výšce (na př. hranatý kovový vlnovod o výšce  $h$  nepřenáší frekvence o větší délce vlny než  $2h$ ) a protože se zjistilo z četných pozorování, že atmosférické vlnovody jsou značně nižší než 15 m, procházejí jimi krátké a střední vlny prakticky neovlivněny, kdežto ultrakrátké vlny jsou jimi zachyceny a vedeny do délky.

Malá výška těchto atmosférických vlnovodů je vysvětlitelná tím, že prudké rozdíly atmosférických podmínek, které by byly trvalejšího rázu, mohou nastat jen při povrchu země, která se svou teplotou v některých denních dobách značně liší od teploty vzduchu. Stává se to zejména za klidného, horkého počasí na tropických oceánech, kde se ráno vzduch ve výši prudce zahřívá, zatím co voda je ještě chladná, takže podle četných pozorování nad většinou moří existuje téměř stálý „atmosférický vlnovod“ ve výši 3 m, pokud bouře nebo větry nezpůsobí proměny sousedících vrstev vzduchu.

Nad souší, kde nejsou tak jednoduché podmínky, hlavně při členitém a lesnatém terénu, a kde větry a srážky působí téměř neustálé změny v atmosféře, se podobné poměry vyskytnou jen za výjimečných okolností.


Takové atmosférické vlnovody, které polapí ultrakrátké vlny a vedou je s poměrně malým zeslabením daleko za výšku.

Obr. 4. Dielektrický vlnovod, vytvořený sousedícími vrstvami vzduchu o různé dielektrické konstantě.

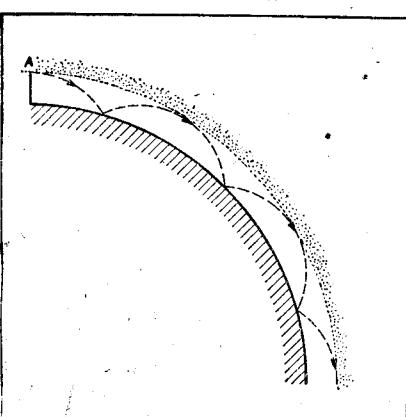

Obr. 5. Diagramy pro stanovení dosahu radioelektrických vln, vedených v duktach.

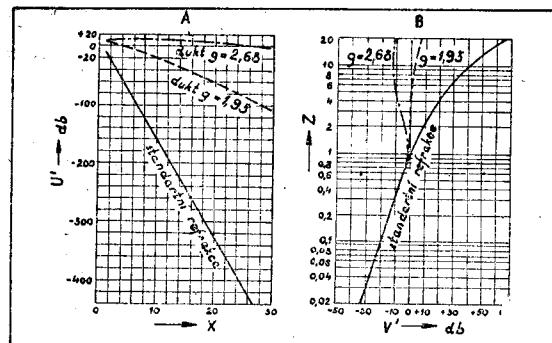A: určení útlumu za obzorem na zemi; B: určení výškových faktorů. [Plně vytážené čáry platí pro standardní atmosféru, při které existuje pouze normální mírný lom elmag. vln. Čárkován vytážená čára platí pro dukt, vysoký 20 m, pro který je počítán početní příklad (pro parametr  $g = 1,95$ ). Čerchovaná čára se vztahuje na dukt s parametrem  $g = 2,68$ .]



ditelný obzor, nazvali první pozorovatelé *radiodukty*, což je logická a výstižná oboba viaduktů.

O radioductech, nebo stručněji *ductech*, existuje již dnes mnoho pozorování, kterých se účastní profesionální badatelé i amatéři všech zemí světa. Na základě nesčetných pozorování byly už také stanoveny některé přibližné metody k určení dosahu radioelektrického spojení na centimetrových vlnách při výskytu duktu.

#### Dosah vln v duktu

Podáváme zde jednoduchou grafickou metodu podle *D. Kerrra*:

V diagramu A (obrazec 5) je udán útlum  $U$  za obzorem při standardní refrakci a při dvou typických duktach o parametrech  $g = 2,68$  a  $1,95$ . Parametr  $g$  souvisí s výškou duktu  $h_d$ , jež se určí z metatheoretických měření vztahem:

$$h_d = \frac{g}{2} \sqrt{\frac{\lambda^2}{R'^2/\pi^2}}$$

kde  $R'$  je redukovaný zemský poloměr 8500 kilometrů.

Na př. pro změřenou výšku duktu asi 20 m a délce vlny  $\lambda = 10$  cm je  $g = 1,95$  (viz čárkovanou čáru v obrazce 5).

K tomuto útlumu se přičtuje útlum, odvozené z tak zv. *výškových faktorů*  $V$ , které závisí na výšce anten  $h_1$  a  $h_2$  a které najdeme z grafu B na obrazce 5.

Celkový útlum  $= U_z + V_{z1} + V_{z2}$  při čemž hodnoty  $X$ ,  $V_{z1}$  a  $V_{z2}$  snadno vypočítáme ze vzorce:

$$X = \frac{3}{\sqrt{R'^2/\pi^2}} \text{ výškové faktory} \quad V_{z1} = \frac{2h_1}{\sqrt{R'^2/\pi^2}} \\ \text{respektive } V_{z2} = \frac{2h_2}{\sqrt{R'^2/\pi^2}}$$

Všechny délky nutno počítat ve stejném měřítku, v metrech nebo v kilometrech.

#### Příklad

Pro vzdálenost vysílače a přijímače 70 kilometrů vychází  $X = 5,3$ . Pro výšky anten 30 m a 5 m dostaneme výškové faktory  $V_{z1} = 2,95$  a  $V_{z2} = 0,49$ .

Celkový útlum po odečtení hodnot z grafu: při normálním spojení bez duktu by byl:  $-76 \text{ db} + 15 \text{ db} - 6 \text{ db} = -65 \text{ db}$ , ve srovnání s hodnotou spojení dosaženou při optické viditelnosti; to znamená, že spojení je prakticky nepoužitelné. Při uvedeném duktu po dosazení z grafu je útlum jen:  $-3 \text{ db} + 0 - 6 \text{ db} = -9 \text{ db}$ , což odpovídá velmi dobrému spojení.

Z uvedeného příkladu je zřejmo, jak podstatně se duktem ovlivní dosah centimetrových vln, a je proto pochopitelný velký zájem, se kterým se studium těchto zjevů všude sleduje.

—jt—

## Značení evropských elektronek

Je tomu rádka let, kdy se dohodli vedoucí evropskí výrobci, Philips a Telefunken, že budou vyrábět shodné a stejně označované druhy elektronek. Na jaře 1934 byly po prvně uvedeny na trh typy serie A, C a E, některé z nich již s novou patkou „P“, dodnes běžnou na př. u AZI.

Jednotné označení určilo pro každou elektronku název, složený ze dvou písmen a čísla. Prvním písmenem bylo vyzačeno žhavení: A - 4 V, na střídavou síť; B - 180 mA, na stejnosměrnou síť; C - 200 mA, universální; E - 6,3 V, stříd. síť nebo akumulátor; F - 13 V autoradio; H - 4 V baterie; K - 2 V baterie.

Druhé písmeno vyjadřovalo druh elektronky: A - dioda; B - dvojitá dioda; C - trioda, kromě koncových; D - koncová trioda; E - tetroda; F - vý. pentoda; H - hexoda nebo heptoda; K - oktoda; L - koncová pentoda; Y - jednocestný usměrňovač. Z - dvoucestný usměrňovač.

Sdržené elektronky nesly značky částečky (na př. ACH1). Číslice za oběma písmeny označovala pořadí ve vývoji, AB2 byla zdokonalením AB1.

Třetí veliký kontinentální výrobce elektronek, fa Tungsram, se zprvu připojila k tomuto systému s výhradou a označovala své výrobky podobně jako ostatní, avšak s předcházejícím písmenem T (TAZI odpovídá AZI). Za několik let však upustila od své zvláštnostky. Postupně se k jednotnému označování připojovali další výrobci.

S vývojem elektronek byl označovací systém doplňován; tak přistoupily do skupiny prvního písmene serie D - 1,2 až 1,4 V, baterie; U - 100 mA universální; V - 50 mA universální.

A do druhé skupiny: M - indikátor ladení; P - elektronka se sekundární emisí; W - jednocestný usměrňovač s plynnou náplní; X - dvoucestný usměrňovač s plynnou náplní; Y a Z byly omezeny na vakuové usměrňovače.

Také číselný systém byl doplněn; první číslice z nové dvojice znamená výrobní techniku a teprve druhá číslice je pořadová. Nyní znamená:

1-10 patka s 8 (příp. 5) lamelami nebo americký oktál s vývodem vlnáka na sousední količky.

11-19 evropský oktál, kovové elektronky,

30-39 elektronky s americkou oktálovou patkou,

40-49 klíč. elektronky zmenšené (rimlock),

50-59 speciální elektronky,

60-69 klíčové s devíti količkami,

70-79 trpasličí pro přístroje naslouchající a podobné,


80-89 zatím volné,

90-99 miniaturní, se sedmi količkami.

Výjimku v tomto systému tvoří bateriová serie D21, které by se správně měla jmenovat D1, ale dodatečná změna by způsobila asi víc škody než užitku. Proto byly klíčové elektronky pro žhavení bateriemi očíslovány 25 až 26.

# ZÁZNĚJOVÁ MEZIFREKVENCE
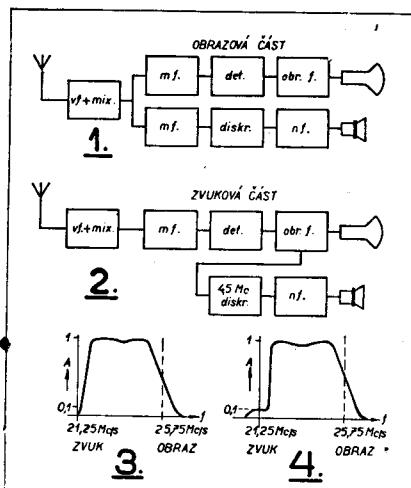
## pro zvukovou část televizních přijimačů



Americké televizní stanice, které pracují v pásmu 40 až 80 Mc/s a 100 až 250 Mc/s, používají pro obrazový signál negativní amplitudové modulace (černá barva odpovídá maximální amplitudě nosné vlny) a pro zvuk kmitočtové modulace s posuvem  $\pm 25$  kc/s. Přitom je nosná vlna obrazové vzdálena od nosné vlny zvuku o 4,5 Mc/s. Blokové schema přijimače pro tuto normu je na obraze 1. Pro zvukovou a obrazovou část je společná vf část a směšovač. Za směšovačem se pečlivě oddělí zvuk od obrazu, zessílí se a deteguje obvyklým způsobem. Aby se zvukový signál nesmíslil s obrazovým a nezpůsobil tak zázněje s kmitočtem 4,5 Mc/s a tím i skreslení výsledného obrazu, musí mít mf zesilovač kmitočtovou charakteristikou podle obrazu 3. Kmitočet 21,25 Mc/s, který odpovídá v mf zesilovači kmitočtu nosné vlny, je pásmovými filtry obrazové části skoro potlačen. Smíšení obrazového kmitočtu se zvukovým, který se dosud konstrukčně snážili vyloučit, díky však využití k úpravě, u které se ušetří celý mf zesilovač zvukové části. To je podstata

### záznějové mezifrekvence.

Blokové schema přijimače na tomto podkladě je uvedeno na obraze 2. Zvukový i obrazový signál má společnou vf i mf část. Frekvenční charakteristika mf zesilovače je nastavena tak, aby kmitočet 21,25 Mc/s, odpovídající zvukové nosné vlně, byl zeslaben asi na desetinu původní hodnoty (obraz 4). Přivedeme-li tyto dva signály na lineární detektor (za který může být považována diodová detekce, pracující s dostatečnou amplitudou), tu kromě ss, složky, která vznikla usměrněním nosného signálu obrazového a která také nese jeho amplitudovou modulaci, vznikne také záznějový kmitočet 4,5 Mc/s, odpovídající rozdílu kmitočtu obrazové a zvukové části signálu, který má amplitudu nosné vlny zvukové části (a také její kmitočtovou modulaci). Můžeme to vyjádřit vzorcem, který bude odvozen v dodatku:

$E_m = Ev + 1,05 Es \cos(\omega_v - \omega_s) t$   
kde  $E_m$  je výsledné napětí za detektorem,  $Ev$  amplituda nosné vlny obrazové,  $Es$  amplituda nosné vlny zvukové (zeslabené ovšem mf zesilovačem),  $\omega_v = 2\pi fv$  je kruhová frekvence obrazová,  $\omega_s = 2\pi fs$

„Co je skutečně nového v televizi?“ Snad nejlepší odpověď na takovou otázku zní: „Záznějová mezifrekvence“. Abychom snadno vysvětlili podstatu nového způsobu, který zjednoduší televizní přijimače v zemích, kde vysílají televizi podle sovětské nebo americké normy, zopakujeme nejprve zásady této normy a dosavadní zapojení přijimačů. Nakonec uvedeme potřebné theoretické podklady pro ty, koho zajímají.

Obraz 1. Blokové schema obvyklého televizního přijimače. — Obraz 2. Blokové schema přijimače se záznějovou mf pro zvukovou část. — Obraz 3. Kmitočtová charakteristika přijimače z obrazu 1. — Obraz 4. Kmitočtová charakteristika přijimače z obrazu 2.

kruhová frekvence zvuková, t je čas. Zanedbali jsme zde kmitočet současný, který však je následujícím obrazovým zesilovačem potlačen.

Napětí detektoru je zesíleno obrazovým zesilovačem a přivedeno na obrazovou elektronku. Složka  $Ev$  vytváří obraz, složka  $Es$  je přivedena na mf zesilovač s kmitočtem 4,5 Mc/s a demodulována obvyklým diskriminátorem, z jehož výstupu se odebírá napětí pro zvukovou část přijimače.

Jelikož  $Ev$  je mnohem menší než  $Em$ , nezpůsobí přítomnost záznějů 4,5 Mc/s pozorovatelné poruchy na stínítku obrazové elektronky, jak ukázaly zkoušky. Do zvukové části se vlivem filtru dostane jen nepatrná část obrazového kmitočtu, zbytek je potlačen diskriminátorem, který je necitlivý na amplitudovou modulaci.

### Zhodnocení.

Výhoda: kromě úspory v mf části (odpadne mf zesilovač zvukový) zjednoduší se montáž, není nutno pečlivě stínit dva zesilovače s různým mf kmitočtem, a je možno umístit přijimač na jednu kostru. Ladění je méně kritické. Při dosavadní konstrukci musí být oscilátor směšovače velmi stabilní a správně laděn, jinak padne nosná vlna na bok křivky diskriminátoru a nastává skreslení zvuku. To při záznějové mf odpadá, protože mf kmitočet zvukový je dán rozdílem kmitočtů zvukového a obrazového vysílače a nekolisá tedy s kmitočtem os-

cilátoru směšovače. To umožní konstrukci přijimače s tlačítkovým laděním bez dočkovacího elementu.


Nevýhoda: Vznikne-li v obrazové části vysílače přemodulování (jasná místa scény), při kterém poklesne  $Ev$  pod minimální povolenou hodnotu 10 % hodnoty maximální, zmizí záznějový kmitočet (vzorec 1 platí jen pro  $Es \ll Ev$ ). To by v ojedinělém krátkém případě nevadilo, když však jasný bod je na obraze déle ve stejném místě, pak 60krát za vteřinu (v USA je 60 obrazů za vteřinu) zmizí a objeví se nosná vlna zvuku a to způsobí bručení 60 c/s ve zvukové části.

Další bolest tvorí fázová modulace obrazového vysílače, která vzniká parazitně v nedostí kvalitním modulátoru televizního vysílače. Při fázové modulaci mění se také kmitočet nosné vlny obrazové, protože i záznějový kmitočet parazitně kmitočtově modulován, jak vyplývá ze vztahu (1). Tato nevitana modulace působí na diskriminátoru bručivá nf napětí.

Odstranění obou těchto vad leží v rukou provozních techniků ve vysílači. Zdá se však, že jen málo stanic trpí těmito nedostatků, protože se záznějová mf objevuje stále častěji v přijimačích různých výrobců.

### Provedení.

Zapojení obrazové a zvukové části přijimače se záznějovou mf je na obraze 5. Mf zesilovač, jehož poslední elektronku tvoří  $V_1$ , má pásmo tak široké, aby bez zeslabení propustil jak obrazovou, tak zvukovou mf. Zeslabení zvukového kmitočtu provede „odssávací“ odladěovač  $L1C1$ . Signál potom usměrní  $V_2$ , zesílí obrazový zesilovač  $V_3$ , v jehož anodovém obvodu se teprve oddělí zvuk a obraz. Resonanční obvod  $L2C2$  jednak vybírá

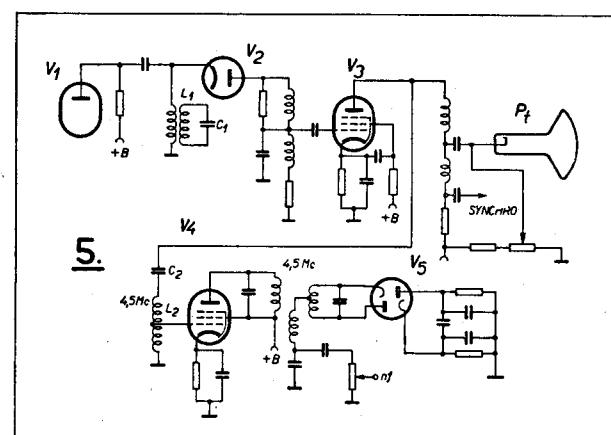

Obraz 5. Zapojení detekce, obrazového zesilovače a zvukové mf s diskriminátorem v přijimači podle obr. 2.

ze směsi zvukový kmitočet 4,5 Mc/s a vede jej na mřížku V4 (mf zesilovač zvukové části), jednak působí jako paralelní odlaďovač tohoto kmitočtu, takže na katodu obrazovky Pt se dostane jen velmi malá jeho čist. Demodulaci zvuku provede poměrový diskriminátor V5, odtud jde po dalším zesílení nf signál do reproduktoru. Sladování přijímače se neliší od obvyklých přístrojů, navíc je na ladění L1C1 na 4,5 Mc/s.

#### Doplněk.

Aby čtenář se znalostí vyšší matematiky (ostatní mohou použít slovních výsledků) snáze pochopil podstatu vzniku záZNĚJOVÝCH kmitočtů (záSADA superhetu, bfo, záZNĚJOVÝCH vlnoměrů, záZNĚJOVÝCH nf oscilátorů atd.) a mohl také posoudit správné pracovní podmínky, na pf. získání sinusových záZNĚJÍ, uvedeme krátký theoretický přehled. Do lineárního zesilovače s rovnou charakteristikou, bez skreslení, vede dva sinusové signály (označujeme jako prve). Jeden s amplitudou  $E_s$  a kmitočtem  $f_s$ , druhý s amplitudou  $E_v$  a kmitočtem  $f_v$  (obraz 6 a 7). V určitém okamžiku jsou obě vlny ve fázi, amplitudy se sčítají, v jiném okamžiku jsou obě vlny v protifázi, amplitudy se odečítají. Je-li  $E_s = E_v$ , má maximum výsledné vlny (záZNĚJ) amplitudu  $2E_s$ , v minimu klesne amplituda na nulu. Výsledná vlna je na obrazu 8. Vídme, že se tak vytvoří amplitudově modulovaná nosná vlna, jejíž nosný kmitočet je roven  $f_v$  a modulační kmitočet  $f_v - f_s$ . Vídme současně, že modulační kmitočet je velmi skreslený (připomíná napětí dvoucestného usměrňovače). Je-li však  $E_s$  mnohem menší než  $E_v$ , je modulační kmitočet skoro sinusový, jak je znázorněno na obrazu 9. Usměrňme-li takovou vlnu (obraz 10.) v diodovém zesilovači (předpokládáme lineární funkci), vzniknou na detekčním kondensátoru dvě složky, složka stejnosměrná, mající amplitudu  $E_v$  (kondensátor se nabije na maximální hodnotu  $E_v$ ), a složka střídavá, mající přibližně amplitudu  $E_s$ . Hledejme, o kolik musí být  $E_v$  větší než  $E_s$ , aby byl průběh záZNĚJOVÉHO kmitočtu sinusový.

Zanedbáváme přitom signál s kmitočtem  $f_s + f_v$ , protože pro naše účely nemá významu a jeho odvození je podobné.

Oba signály si můžeme představit jako vektory  $E_v$  a  $E_s$ , otáčející se rychlostí  $\omega_v$  a  $\omega_s$ , (obraz 11.). Můžeme si také představit, že vektor  $E_v$  stojí a vektor  $E_s$  rotuje kolem jeho počátku rozdílovou rychlosťí  $\omega_v - \omega_s$ . Svírá tedy s  $E_v$  v každém okamžiku měnící se úhel  $\alpha = (\omega_v - \omega_s)t$ . (obraz 12.). Vektorovým součtem dostaneme výsledný vektor  $E_m$  (obraz 13.). Podle cosinové věty můžeme  $E_m$  vypočítat:

$$E_m = \sqrt{E_v^2 + E_s^2 - 2E_v E_s \cos \beta} \quad (2)$$

Dosadíme-li za

$$\beta = \pi - \alpha \quad (3)$$

vynikneme-li před odmocninou  $E_v$  a dosadíme-li za

$$E_s/E_v = K \quad (4)$$

dostaneme výsledný vztah

$$E_m = E_v \sqrt{1 + K^2 + 2K \cos(\omega_v - \omega_s)t} \quad (5)$$

Rozvineme-li výraz pod odmocninou v MacLaurinovu řadu, dostaneme pro  $E_m$  výsledek:

$$E_m = E_v \cdot a_0 [1 + m_1 \cos(\omega_v - \omega_s)t - m_2 \cos 2(\omega_v - \omega_s)t + \dots] \quad (6)$$

kde  $a_0$  a  $m_1$ ,  $m_2$  atd. jsou konstanty, závislé na velikosti  $K$ . Výrazy pro jejich výpočet jsou složité, ale je možno je nalézt v (8).

Je-li však  $K$  menší než 0,1 (proto jsme musili amplitudu zvukové nosné vlny změnit na desetinu), stane se  $a_0$  nezávislý na  $K$  a

$$a_0 = 1. \quad (7)$$

$m_1$  je dáno výrazem

$$m_1 = 1.05 K = 1.05 E_s/E_v, \quad (8)$$

konstanty  $m_2, m_3, m_4, \dots = 0$  (čili záZNĚJE mají skoro sinusový průběh). Dosadíme-li do (6) výrazy z (7) a (8), dostaneme

$$E_m = E_v + 1.05 E_s \cos(\omega_v - \omega_s)t \quad (9)$$

Výsledný vektor  $E_m$  má tedy amplitudu  $E_v$ , která je amplitudově modulovaná sinusovým kmitočtem  $f_v - f_s$  s amplitudou 1,05  $E_s$ .

Jaké budou poměry, když bude  $E_v$  modulována komplexním obrazovým signálem? Jeho amplitudu můžeme obecně vyjádřit jako

$$E_z = F(t), \quad (10)$$

čili  $E_v$  bude dáno výrazem

$$E_v = E_1 [1 + m_f F(t)], \quad (11)$$

kde  $m_f = E_z/E_1$ . Současně můžeme za  $f_s$  dosadit výraz pro kmitočtovou modulaci (zvuková nosná vlna je modulována kmitočtově)

$$\omega_s = \omega_z [1 + m_f F'(t)] \quad (12)$$



kde  $m_f$  je modulační index kmitočtové modulace a  $F'(t)$  je obecný výraz pro komplexní zvukový signál.

Dosadíme-li do (9) výrazy (11) a (12), dostaneme po úpravě

$$E_m = E_1 + m_a E_1 F(t) + 1.05 E_s \cos\{\omega_v - \omega_z [1 + m_f F'(t)]\} t \quad (13)$$

Odtud vyplývá, že na detektoru se vede stejnosměrné složky  $E_1$ , objeví amplitudová modulace obrazová a záZNĚJOVÝ

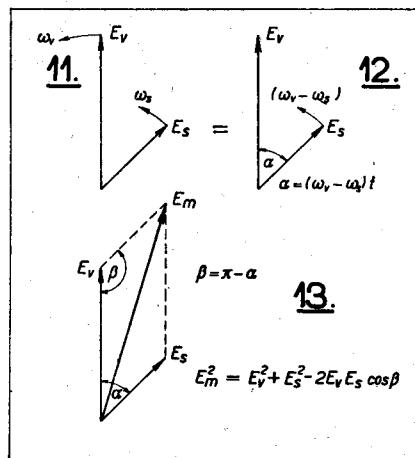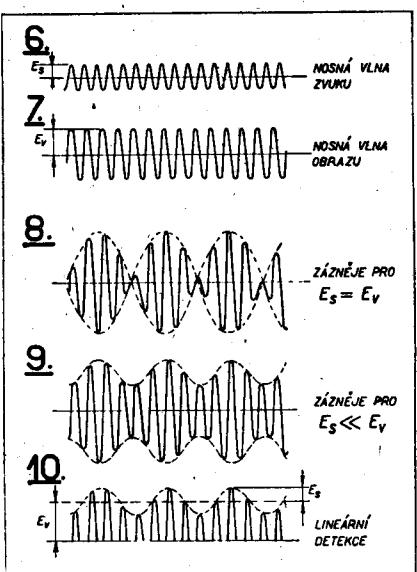Obraz 6 až 10. Vznik záZNĚJU a záZNĚJOVÉ modulovaného napětí na detektoru.



Obraz 11 a 12. Vektory  $E_v$  a  $E_s$ , točící se rychlosťí  $\omega_v$  a  $\omega_s$ , můžeme nahradit stojícím vektorem  $E_v$  a vektorem  $E_s$  s úhlovou rychlosťí „ $\omega_v - \omega_s$ “. Obraz 13. Vektorový součet  $E_v$  a  $E_s$  dá výsledný vektor  $E_m$ .

signál, modulovaný kmitočtově, a že všechny složky jsou navzájem nezávislé a jejich tvar je neskreslený, dokud ovšem  $K$  je menší než 0,1.

Ing. Otakar A. Horna.

#### Literatura.

(1) J. Dilson: Intercarrier Televisers, Radio-Electr 49 (září), str. 30. — (2) RNDr K. Mouric: Kmitočtová modulace, ESC, 1949. — (3) F. E. Terman: Radio Engineers Handbook, McGraw Hill 1943, str. 267 a d.

#### Rozhlas bez elektronické

University Loudspeakers, Inc. uvedla na trh zařízení pro veřejný rozhlas bez elektronického nebo mechanického zesilovače, které je schopno z akumulátoru 6 V dodat přímo akustický výkon, odpovídající 1,5 W stř. výkonu běžného zesilovače a reproduktoru. Než popísemme onu na počítačovou kouzelnou aparaturu, připomeňme, jak je tomu s účinností běžných zesilovačů a reproduktorů. Reproduktor o průměru 20 cm na desce (nebo v ekvivalentní skříni) rozměrů asi  $1 \times 1$  m, má (v hovorovém spektru), účinnost mezi 2 až 5 %, t. j. z dodaného elektrického výkonu přemění se v akustický 2 až 5 %. Uvádíme-li, že koncový stupeň běžných zesilovačů má anodovou účinnost asi 30 %, shledáme, že z energie, dodané anodám koncové elektronky, promění se v akustickou energii jen asi 0,7 až 1,5 %. Je několik metod, jak zvětšit účinnost reproduktoru. Prozatím nejschůdnější cestou je použít malého a lehkého dynamického systému s velkým exponenciálním trachýrem. Tak se dá dosáhnout účinnosti až asi 50 %. Touto cestou také šla jmenovaná firma. Zkonstruovala velmi účinný uhlikový mikrofon, napájený ze 6 V baterie, který pohání elektrodynamický systém účinného reproduktoru s exponenciálním trachýrem bez použití dalších zesilovačů. Tak vzniklo rozhlasové zařízení pro přenos řeči v místnostech a na malých prostranstvích, které je nezávislé na síti i na velkých automobilových baterích, protože pracuje spolehlivě na větší (telefonní) suchý článek nebo na malý akumulátor. Jak tvrdí jmenovaná firma, nemůže být použity mikrofon (s příslušným názvem Powrmike) přetížen, má dobrou charakteristiku pro přenos řeči a nemá poruchový sykot, který charakterizuje uhlikové mikrofony. (Audio Engineering 49, říjen, str. 34.)

# Nahrazování a regenerace elektronek

## s oxydovými kathodami

Čtenáři, odkázaní na zastárlé speciální elektronky, které toho času nelze snadno nahradit, ocení následující návod na regeneraci kathod prostými pomocnými domácí dílny, doplněný přehledem jiných dalekých způsobů regenerace a tabulkou náhradních možností běžnými elektronkami.

Ing. Miroslav LUPÍNEK

Rozborem činnosti oxydové kathody a jejího chování za delší dobu provozu lze dojít k závěru, že v některých případech je možno znovu aktivovat elektronky, jejichž emise nedostávají, ale které jsou mechanicky i vakuově v pořádku a ovšem nemají přepálené žhavicí vláknko.

Předem je však účelně si ujasnit, kdy je výhodnější nahradit nevyhovující elektronku podobnou elektronkou i za cenu častecké přestavby přístroje.

Není vhodné regenerovat běžné typy, jimž výrobci osazují nové přijímače; ty budou ještě řadu let na trhu (celé skleněné, serie E21 a U21). Elektronky rudé (E1) a kovové (E11) lze nahradit novými elektronkami E21. Nízkofrekvenční elektronky můžeme ve většině případů vyměnit bez přestavby užitím redukční patice, vysokofrekvenční stupně upravíme raději výměnou objímky, abychom zbytečně nezvětšovali škodlivé kapacity elektronky a tím náchylnost k oscilacím. Po výměně elektronky je pravidelně nutno dodlatit připojené rezonanční obvody.

Poněkud horší je situace u starších elektronek, žhavených 4 V (serie A'), kde je nutno přivinout závity na transformátoru nebo vestavět přídavný žhavicí transformátor. Staré nožíkové elektronky se téměř nevypálí regenerovat, jelikož přístroje jim osazené nevyhovují dnešním požadavkům a při celkové přestavbě vyměníme elektronky za novější typy.

Porovnávací tabulka elektronek byla uveřejněna ve 2. čísle Radioamatéra 1946 na str. 47, podobně tabulky jsou i v Radiotechnické příručce, vydané v ESC.

Pro regeneraci se jeví jako nejvhodnější elektronky starších universálních přístrojů se seriovým žhavením buď 200 mA (evropské) nebo 300 mA (americké), které u nás zatím nejsou běžné. (V seriovém spojení se odchylky odporníků vlivem více a škodlivější uplatňují než u elektronek se stálým žhav. napětím.) Zde je náhrada obtížná a regenerace může být nejlepším řešením. Proto je tento případ dále podrobněji rozveden.

Nemáme-li po ruce měřicí zařízení pro elektronky (viz popisy v 1. čísle ročníku 1946; 6. čísle ročníku 1946; 7—8 čísle ročníku 1948 Radioamatéra), stačí k posouzení jakosti elektronky měření v přijímači. Nejprve změříme usměrněné napětí na výstupu usměrňovače (na prvním elektrolytu); při 120 V sítí má být aspoň 70 až 80 V, při 220 V aspoň 150 V. Je-li menší, vyradíme usměrňovač elektronku k regeneraci. Dále změříme anodový proud koncové elektronky a naměřenou hodnotou porovnáme s jmenovitou publikovanou hodnotou. Ziskává-li se předpěti průtokem celkového napájecího proudu odporem v záporném přívodu anodového napětí, je přípustný rozdíl měřené a publikované hodnoty asi 30 %. Podobně u všech elektronek, kde je však povolen rozdíl až 50 %. Nf elektronky, pracující s odpornou vazbou, kontrolujeme snadno překlenutím anodového odporu miliampérmetrem (u pentod zkratujeme ještě seriový odpór v přívodu stínici mřížky — obraz 1). Nejmenší přípustná hodnota anodového proudu

du při 120 V v sítí je asi 1 mA, při 220 V 2 mA.

Konečně změříme i žhavicí napětí, neboť to je velmi chouloustivá stránka seriově žhavených přístrojů. Přípustné rozdíly žhavicích napětí při jmenovitém sítovém napětí smí být nejvýše  $\pm 10\%$  od jmenovitých hodnot. Jsou-li větší rozdíly, podžhavené elektronky přizhavíme zmenšením seriového srážecího odporu (je-li místo něho variátor, překleneme jej takovým paralelním odporem, aby podžhavené elektronky žhavily normálně — obraz 2).

Některé elektronky budou po tomto zátku přezhaveny, a proto připojíme paralelně k jejich žhavicím vláknům odpory, které svedou část žhavicího proudu mimo.

Výpočet odporu je snadnou aplikací známých zákonů Kirchhoffových a Ohmova.


Zopakujme krátce co se děje při delším přezhavení nebo podžhavení kathody.

Je-li kathoda delší dobu provozována při teplotě nižší než asi 1000° K a kathodový proud není přiměřeně snížen (jak by odpovídalo snížení teploty), vzniká větší namáhání těch částí emisní vrstvy, které mají vlivem nerovnoměrnosti struktury vrstvy větší teplotu než ostatní, v důsledku exponenciální závislosti emisního proudu na teplotě přebírají největší část proudu kathody. Silně emitující ostrůvky jsou intenzivně bombardovány kladnými ionty zbytků plynů, čímž nastává porušení jednoatomové vrstvy baria na povrchu kathody. Atomy volného baria dale reagují s plyny, které podžhavená kathoda velmi ochotně polohuje.

Při nízké teplotě kathody není dostatečná náhrada volných atomů baria vlivem redukce kysličníku případami v podkladovém materiálu a kathoda ztrácí emisi — otravuje se.

Při teplotě vyšší než asi 1150° K převládá odparování baria z emisní vrstvy, a tento úbytek je větší než množství volného baria, vzniklého redukcí po př. elektrolysu kysličníku. Elektrolyza je však ve většině případů nepatrná, jelikož jde o malé proudové hustoty. Zesláblá elek-

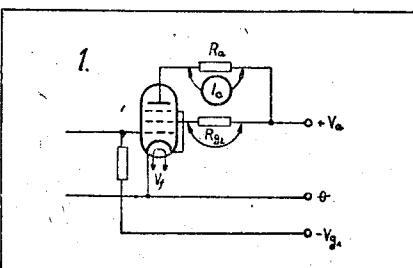Obraz 1. Způsob měření anodového proudu elektronky v přijímači: miliampérmetr připojíme paralelně k anodovému odporu, odporník mřížky spojíme nakrátko. Podobně lze postupovat i u koncových elektronek, kde měříme paralelně na primáru výstupního transformátoru; nelež tak měřit u elektronek, které mají v anodovém obvodu vf obvod (mif transformátor) s poměrně malým ohmickým odporem.



### Směšovače:

Původní osazení: ECH3, ECH11, ECH4, EK3. — Náhradní osazení: ECH21.

Vf, mf a nf zesilovače:

Původní osazení: EF5, EF6, EF8, EF9, EF11, EF12, EF13. — Náhradní osazení: EF22.

Nf zesilovač + 2 diody:

Původní osazení: EBC3, EBC11. — Náhradní osazení: ECH21; heptoda zapojena jako trioda (g2,4 + g3 na anodě) mřížka triody = detekční dioda, anoda triody = AVC dioda.

Mf zesilovač + 2 diody:

Původní osazení: EBF2, EBF11. — Náhradní osazení: ECH21; heptoda zapojena jako pentoda (g3 na kathodě) mřížka triody = detekční dioda, anoda triody = AVC dioda.

Koncový zesilovač 9 W: Původní osazení: EL2, EL3, EL11, EBL1. — Náhradní osazení: EBL21.

Kombinovaný ladící indikátor EFM1, EFM11 nahradíme EF22 a buď se vzdáme indikace ladění, nebo zamontujeme zvláštní indikátor (EM11 nebo neonka).

ECL1 lze nahradit jen současně s EBF11 za ECH21 a EBL21; je nutná přestavba.

ECH21: heptoda = mf zesilovač, trioda = nf zesilovač.

EBL21 = detekce + AVC, koncová pentoda.

U dvoulampových superhetů (ECH11, ECL11) nelze nahradit původní osazení bez zásadních změn v zapojení.

EF22 ve funkci mřížkového detektora pracuje hůř než původní EF6 (EF12) vlivem své exponenciální charakteristiky.

tronka má tedy kathodu s emisní vrstvou, obsahující dostatečné množství kysličníku baria BaO, který však nemá emisní schopnost. Aktivace emisní vrstvy je možná dvěma způsoby.

### 1. aktivování redukcí.

Volné atomy Ba se získají odkysličením (redukci) BaO, vyvolaným:

a) uhlíkem, vzniklým jako rozpadový produkt při spálení organického pojídla emisní hmoty;

b) reakcí kysličníku uhličitého CO<sub>2</sub> (povstane rozpadem karbonátu při výrobě elektronky) s uhlíkem z organického pojídla:



CO reaguje opět s BaO, redukuje jej na Ba a vzniká CO<sub>2</sub>:

c) BaO se redukuje při vysoké teplotě podkladovým kovem (nikl) a zvláště jeho příslušníkem (Mg, Si, Al).

Jak závisí množství volného baria a tím emise na složení podkladového kovu emisní vrstvy, udává tabulka z článku Jenkins a Newtona (Brit. I. E. E.; vol. 29, květen 1949): „Volné barium a oxydová kathoda“.

střední množ. Ba celkový Podklad kathody (váha vrstvy BaO emisní 10 mg) proud v mA

spektroskopicky

čistý nikl  $1,03 \times 10^{-6}$  g 0,3

Ni+0,12 % Mg 3,40 7,3

Ni+0,2 % 1,64 4,7

Platina 0,62 0,2

Při aktivování redukcí stačí pouze zvýšení teploty kathody, asi 1275° K t. j. zvětšení žhavicího napětí o 80 % nad jmenovitou hodnotu.

### 2. Proudové aktivování (elektrolyticky).


Z kathody se odebrá proud o hustotě 0,1 až 0,2 A/cm<sup>2</sup>. Zavedením proudu přicházející elektronky tvoří s kyslíkem v BaO záporně nabité ionty, které prchají do vakuu a jsou přitázeny na anodu, kde se kyslík usadí. Na kathodě zbyvají volné atomy baria. Nejprve se na povrchu

vrstvy BaO uvolní několik iontů kyslíku a na jejich místo přicházejí nové ionty postupně z hlubších vrstev, až nastane rovnováha. Přitom je zájímavé, že elektrolyza probíhá i tehdy, je-li emisní vrstva bombardována elektryny z jiného zdroje, je tedy anodou. Dopadající elektryny tvoří s kyslíkem BaO opět kyslíkové ionty a volné barium zbývá. Předpokladem pro počátek elektrolytické aktivačace je ovšem jistý malý emisní proud, který je dán částečným redukčním zaktivováním katody při čerpacím procesu.

U z estárlých elektronek přichází v úvahu pro nové aktivování způsob 1c (redukce BaO případami niklu) a způsob 2 (proudová aktivace). Způsoby 1a, b se uplatňují jen při výrobě. Způsob 1c však selhává u kathod, které mají všechny redukční látky zoxydovány během dlouhého provozu při vyšší teplotě, takže pouze proudová regenerace je obecně účinná.

Elektronku, kterou chceme regenerovat, zapojíme jako triodu, při čemž řídici mřížka dostane kladné napětí. Prakticky to provedeme tak, že použijeme jednoho stejnospěrného zdroje o napěti 100 až 150 V. Do přívodu k anodě (spojené se stínici mřížkou) zapojíme odporník rádu 100–1000 ohmů, do přívodu k řídící mřížce odporník 3 až 5krát větší (obrazec 3). Žhavicí napětí může být jmenovité až o 30 % větší. Velikost napějicího napětí a odporníku volime podle druhu elektronky tak, aby celkový kathodový proud byl čtyři až šestinásobný jmenovitého. Větší hodnotu volime u malých předzesilovacích elektronek, kde bude kathodový proud 50 až 60 mA; krovové elektronky zatěžujeme proudem 150 až 200 mA. Ubytek napětí na elektronce činí 20 až 30 V, takže elektrody nejsou příliš tepelně přetíženy. Usměrňovací elektronky můžeme zatížit 200–300 mA. Místo zvláštních omezovacích odporníků s výhodou použij normálních osvětlovacích žárovek, do mřížkového přívodu 15–25 W pro 120 V, do anodového 25 až 100 W pro 120 V. Žárovky při regeneraci mřížnou a vztřístem odporu při zvětšeném proudě vhodně zmenšují napětí na elektronce, a tím ji chrání před tepelným přetížením.

Elektronku regenerujeme 15 až 30 minut, po ustálení kathodového proudu na větší hodnotu než na počátku aktivace je možno elektronku vyzkoušet. Během regenerace je nutno kontrolovat, zda se neuvolňují v elektronce plyny, což se projeví modrým světlem v systému. Není-li to způsobeno nassáváním vzduchu zvenčí vadnými závavy přívodu v patce, můžeme vakuum spravit opatrným nahřátím getrového zrcátka na baňce plamenem a getrový povlak (barium) při zvýšené teplotě vše uvolněné plyny. Nahřívat musíme zvolna, přítom pozorujeme, zda modrosvit mizí a proud stoupá. Další aktivaci

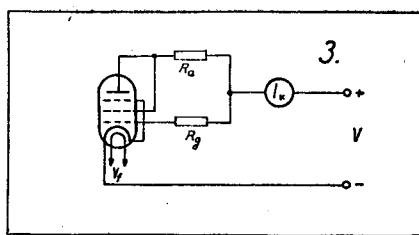

Obrazec 3. Způsob regenerace proudové u z estárlých elektronek s oxydovou kathodou. V e je ss napěti 100 až 150 V, Ra a Rg nastavují proud elektrod podle údajů v textu.

je dobré provádět při menším proudovém zatížení. Tento způsob ovšem selhává, jestliže je getrový povlak již plyny nasyten.

Po skončení regenerace opět změříme elektronku, jak bylo uvedeno, při čemž je možné, že nyní při zvětšeném odberu anodového proudu nebude stačit usměrňovací elektronka a budeme nutni ji také regenerovat. Po 10 až 50 hodinách provozu v přijimači mřížme znova, abychom zjistili, zda byla elektronka správně aktivována.

Kromě universálních elektronek s neprůměrnými kathodami přicházejí v úvahu pro regeneraci bateriové elektronky. Vlákná těchto elektronek jsou velmi tenká a proto mají poměrně malou tepelnou kapacitu. Při regeneraci je žhavíme jmenovitým napětím. Ostatní elektrody jsou tepelně předimensovány (z důvodu mechanické pevnosti) a proto můžeme elektronku zapojit jako diodu (všechny mřížky spojeny s anodou). Kathodový proud nastavujeme velmi opatrně na hodnotu dvoj- až trojnásobnou jmenovité hodnoty, při čemž napětí napájecího zdroje bude asi 50 V a omezovací odporník rádu kilohmů. Žárovka není příliš vhodná, protože má poměrně malý odporník. Regeneraci provádime raději delší dobu menším proudem, abychom se vyvarovali přepálení vlákná při stoupnutí emise.

Takto regenerované elektronky mohou pracovat i déle než když byly úplně nové, postaráme-li se, aby při provozu byly správně žhaveny a nebyly přetěžovány.

#### Literatura:

Radioamatér č. 1/1946; č. 6/1946; č. 7 až 8/1948, č. 11/1949 (Přístroje ke zkoušení elektronek). — Radiotechnická příručka ČSČ. (Tabulky elektronek). — Elektronik č. 9/1949 (O kathodách). — Herrmann-Wagener: Die Oxydkathode, II. Teil. — Espe-Knoll: Werkstoffkunde der Hochvakuumtechnik. — Chaffee: Theory of Thermionic Vacuum Tubes. — Koller: The Physics of Electron Tubes.

## Nový způsob značení odporů a kondensátorů

Tesla, n. p., zaslala všem zájemcům oběžník, ve kterém je seznámena se svou novou normou pro označování radiotechnických odporů a kondensátorů. Norma se asi brzy stane základem normy celostátní a obsahuje propracovaný, přesný a účelný způsob označování hodnoty, tolerance a výkonu nejpoužívanějších součástí. Seznámíme s ní proto aspoň v hlavních rysech naše čtenáře.

Fro odpory byl zvolen znak TR, pro kondensátory znak TC. Základní jednotkou odporů je  $1 \Omega$ , kondensátorů  $1 \text{ pF}$ . Pro hodnoty větší než 999 základních jednotek byly zavedeny běžné zkratky, k (kilo), M (mega) a G (giga). Hodnoty od 1 do 999 píši se přímo, od 1000 do 99 999 nahrazuje se tři poslední místa značkou „k“.

od 100 000 do miliardy nahrazuje se šest posledních míst značkou „M“, miliarda ( $10^9$ ) se označuje jako „G“. Desetinná čárka se nepíše, místo ní se vsunuje příslušná značka.

Příklad: Odpór  $2,5 \text{ k}\Omega$  je označen TR 2k5, odpór  $260 \text{ k}\Omega$  je označen TR M26, kondensátor  $35 \text{ nF}$  je označen TC 35k, kondensátor  $2500 \text{ }\mu\text{F}$  je označen TC 2G5. Jednoduchost a přehlednost značení je zjevná.

Součásti se dodávají v normální řadě hodnot, která má tyto členy:

$10 - 12,5 - 16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 64 - 80 - 100$  (a desetinné násobky a podobně). Je to část geometrické řady

s kvocientem  $\sqrt[10]{10}$  a s členy účelně zakrouhlenými. Z toho vyplývá, že běžná tolerance je  $\pm 13\%$  (u kondensátorů může být až  $\pm 20\%$ ). Součásti s touto tolerancí nenesou již žádne další označení. Pro presnější bylo zavedeno označení písmeny, které značí:

A =  $\pm 10\% (0,5)$  C =  $\pm 2\% (0,2)$   
B =  $\pm 5\% (0,2)$  D =  $\pm 1\% (0,2)$

E =  $\pm 0,5\% (0,1)$

Příklad: Odpór  $320 \text{ k}\Omega$  s tolerancí 1 % je označen TR M32 D. Odpory s užšími tolerancemi nesmí být však zatěžovány stejným výkonem, jako odpovídající velikosti s běžnou tolerancí, mali totiž zůstat zachována presnost. V závorkách ustanoven desetinné zlomky udávají připustné maximální zatížení v poměru k jmenovitému. To platí pro provedení vrstvové (tak zv. „uhlíkové“ o odporech), pro drátové odpory je zatížení ustanoven zvláštní tabulkou.

Kondensátory svitkové i krabicové (papírové, nebo MF, systém „Bosch“) dodává Tesla pro provozní napěti 160, 250, 400, 600 a 1000 V. Elektrolytické kondensátory mají také jednotnou řadu provozních napětí:  $12 - 30 - 63 - 100 - 160 - 250 - 350 - 450$  V. Slidové kondensátory jsou jen pro provozní napěti 500 V ss (350 V st).

Systém je zjevně vhodný i pro značení schematic, až snad na značku TR nebo TC, kterou nahrazuje vzhled symbolu. U kondensátorů je však otázkou, zda zavedení stejných zkratek pro desítkové násobky jako u odporek neudělá soustavu nepřehlednou ve slovním reprodukování: značka 64 k bylo vhodné čist jako 64 kilopikofarad, ač je už skoro vžit název nanofarad. Kdyby místo k, M a G byly pro kondensátory ponechány značky n (nano-),  $\mu$  (mikro-) a po případě m (mili-), protože  $1000 \mu\text{F}$  je skutečně 1 milifarad, souhlasilo by značení s čtem a obsahovalo by údaj C, na rozlišení od R. Místo řeckého  $\mu$ , které ztěžuje sázbu i psaní na stroji, by se snad mohlo psát u, jak se to objevuje v zahraniční literatuře.

Vítáme také zavedení logaritmické řady hodnot, protože tím se omezi sklad a hodnoty tvoří ucelený sled. Pro však byla pro deset členů zvolena uvedená řada, když byla skoro mezinárodně (SSSR, USA, Britannie, Francie, Hollandsko) přijata desetičíselná řada


10, 15, 22, 33, 47, 68, 100

12, 18, 27, 39, 56, 82

v níž hořejší čísla tvoří tak zv. hrubou řadu (tolerance 20%), všechna čísla tak zv. jemnou řadu (tolerance 13 %, vlastně 10 %)? Snad se to stalo proto, že řada Tesly má krom krajních ještě pět okrouhlých hodnot (20, 25, 40, 50, 80), kdežto mezinárodní ani jednu. Přece by však shoda usnadnila transposici zahraničních vzorů do našich poměrů.

Ing. Otakar A. Horňa.

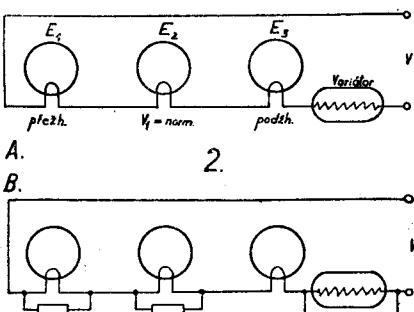(Prameny: Zpráva, TESLA, n. p. — Katalog firmy Technoimport (SSSR). — Norma ASA-RMA-American War Standard and JANS, Reference Data for Radio Engineers 1947.)



Obrazec 2. Oprava žhavicího obvodu univerzálních přijímačů. A — původní obvod. B — opravený obvod: původní podzhavení 3. elektronky odstraňuje zmenšení předfádného odporu, nebo paralelní odpor u variátoru; následující přezhavení ostatních elektronek odstraňuje vhodně volené paralelní odpory u jejich vláken.

# UVÁDĚNÍ DO CHODU A OPRAVY

## přístrojů z domácí dílny III.

**V** předchozích odstavcích\* jsme probrali ten druh elektrické energie, kterou radiotechnický přístroj zpracovává jako hlavní předmět své činnosti. Jmenujeme ji signál, vyznačuje se tím, že je střídavá o kmitočtu tónovém (nf) nebo t. zv. vysokém (vf). Ke své činnosti potřebují však přístroje ještě elektrickou energii, jež je podle použití dvojí: stejnosměrná k napájení anodových a pod. obvodů, a stejnosměrná nebo střídavá ke žhavení kathod. Většinu přístrojů dnes napájíme z běžné sítě světelní, a tím se rozumí, že potřebnou hnací energii odebráme ze sítě. Opět většina sítí má proud střídavý, proto energii pro anodové obvody vytváříme z něho transformaci, usměrňením a poté filtraci. Energie žhavic, jež napáti má být z technických důvodů pokud lze malé, získáváme z poměrně značného napáti sítě prostou transformaci. O méně častých způsobech napájení, totiž ze sítě s proudem stejnosměrným a z baterií pojednáme později.

### 1. 4. Napájení ze sítě střídavého proudu.

Pro anodové obvody a jím podobné obvody stínících mřížek a pro polarizaci mřížek řídících potřebujeme energii s proudem stejnosměrným, rádu desítek miliampérů, a s napáti mezi několika volty z několika stovkami voltů. U malých přístrojů obvykle vyrábíme jen jediné ss napáti, zpravidla 250 V, z něhož ostatní potřebné hmoty získáváme z dělání napáti nebo předřadnými odpory. Energie, získaná usměrňením, není dokonale stejnosměrná, nýbrž nese větší nebo menší střídavý zbytek o kmitočtu sítě nebo jeho celých násobcích. To je jak víme, 50, 100 atd. kmitů za vteřinu, a protože je to kmitočet v oblasti tónových signálů, musíme tento střídavý zbytek z usměrňené energie odstranit filtrace. U běžných přístrojů tvoří transformátor, usměrňovač a filtr celek, který jmenujeme napájecí část, nebo podle staršího způsobu „eliminátor“ (z anglického názvu battery eliminator, t. j. odstraňovač baterií; původně byly anodové obvody napájeny z baterií, kdežto žhavení z akumulátoru).

Nejčastější zapojení napájecí části, zatím bez filtru, obsahuje obraz 6. Schema a, b je t. zv. jednocestný usměrňovač, obě úpravy jsou prakticky rovnocenné, liší se jen zapojením. Úprava c je úsporné zapojení, jehož výhodou je, že transformátor transformuje jen energii pro žhavení usměrňovací elektronky a elektronek přijímacích, kdežto napáti pro usměrňovač

\* Čtenáři, jimž jsou určeny tyto statí, zvětší svůj prospěch ze zhuštěného výkladu, pokusí-li se podle něho rozbrat jiná schéma, otištěná třeba v tomto listě, na př. vyhledáním „živých“ míst, cest signálu vf a nf, napájecí části, pojmenovaným součástek atd. Jinak je prosíme, aby nám bez ostychu sdělovali, v čem ještě potřebují přispění, i co podle jejich názorů vyžaduje podrobnější osvětlení, než nás zájem o stručnost a profesionální zblížnost pisatelova zatím připustily.

Redakce.

odebráme jenom z primáru, z napáti 220 V, t. j. buď přímo ze sítě 220 V, nebo při sítě 120 V transformované úsporným autotransformátorovým zapojením. Nevhodou velmi citelnou však je, že napájený přístroj je galvanicky spojen se sítí a má obvykle proti zemi napáti, takže jej nemůžeme galvanicky uzemnit, nýbrž přes kondensátor nejvýš asi 10 nF.

Jednocestné usměrňení stačí s jednodušším transformátorem, dává však zbytkem daným nenormálními sítěmi (100, 110, 125, 150, 200, 220, 240 V). Velké transformátory přepínáme pro úsporu mědi způsobem podle obrázku 6g. Napáti nejsou však přesná. — Na sekundární (odběrné) straně, má síťový transformátor vinutí U pro napájení usměrňovače, obyčejně  $2 \times 250$  až  $2 \times 300$  V, dále vinutí Žu pro žhavení usměrňovací elektronky, obyčejně 4 V/1,1 A nebo 4 V/3 A, podle toho, vystačíme-li s usměrňovací elektronkou AZ 1 nebo musíme tu být AZ 4 (pro usměrňený proud nad 100 mA). Konečně je tu vinutí Zp pro žhavení přijímacích elektronek, s napáti 4, nebo 6,3 nebo (pro výprodejní elektronky) 12,6 V.

Pro spotřebu asi od 20 mA výše raději používáme nejobyčejnějšího usměrňení dvojcestného, jak je vyznačuje obraz 6d. Transformátor S. T. dodává dvě střídavá stejná napáti z vinutí, které je cele vinuto v též smyslu a má odběrku uprostřed, takže je-li na konci 1. v jistém okamžiku pól +, je na druhém konci 2. pól -. Jsou to vlastně dva jednocestné usměrňovače, které se střídají v činnosti s tím důsledkem, že střídavý zbytek má kmitočet dvojnásobný než sítě, a menší hodnotu, takže se snáze filtry.


Popis součástí zapojení. Napájecí část je spojena se sítí přes spinač S. V., který podle předpisu ESC má být dvojpólový, a přes pojistku Ps. U malých přístrojů nemá běžná tavná pojistka v síťovém přivedu zvláštní ceny, protože má-li vydržet

proudový náraz při zapínání transformátoru na sítě, musí být vyměněna na proud značně větší než kolik jí v obvyklém případě protéká, a když nastane jen částečný zkrat v transformátoru nebo v připojených obvodech, není obvyčejně zvětšení proudu takové, aby zesílená pojistka vstoupila v činnost. Vyhodnější pojistky tepelné, jakých používala u svých přístrojů fa Telefunken, a které reagovaly rozepnutím primárního obvodu na nadmerné zvětšení teploty uvnitř transformátoru, nejsou, bohužel, běžné.

Síťový transformátor S. T. má primární vinutí upraveno pro běžná síťová napáti 120 a 220 V, leckdy ještě s několika dalšími odběrkami pro možnost vyhovět odchylikám daným nenormálními sítěmi (100, 110, 125, 150, 200, 220, 240 V). Velké transformátory přepínáme pro úsporu mědi způsobem podle obrázku 6g. Napáti nejsou však přesná. — Na sekundární (odběrné) straně, má síťový transformátor vinutí U pro napájení usměrňovače, obyčejně 2 × 250 až 2 × 300 V, dále vinutí Žu pro žhavení usměrňovací elektronky, obyčejně 4 V/1,1 A nebo 4 V/3 A, podle toho, vystačíme-li s usměrňovací elektronkou AZ 1 nebo musíme tu být AZ 4 (pro usměrňený proud nad 100 mA). Konečně je tu vinutí Zp pro žhavení přijímacích elektronek, s napáti 4, nebo 6,3 nebo (pro výprodejní elektronky) 12,6 V.

Všechna vinutia musí být od sebe důkladně izolována. Primár nese napáti sítě s největší možnou hodnotou 220 V ef. proti zemi. Sekundár pro usměrňovač má proti zemi až 300 V, žhavení usměrňovačky má proti zemi 300  $\sqrt{2} = 300 \times \sqrt{1,41} = 420$  V, žhavení přijímacích bývá se zemí spojeno. Napáti mezi vinutím získáme sečtením hodnot udaných proti zemi, takže na př. vinutí U proti Žu má být

Obraz 6. Obvyklá zapojení usměrňovačů napájecích částí s transformátorem. a, b — jednocestné usměrňení. — c — jednocestné úsporné; vyžaduje ochranu proti dotyků, a uzemnení přístroje přes kondensátor jako „univerzální“. — d, e — dvojcestné usměrňení s různě umístěnými anodovými pojistikami. — f — jednocestná elektronka z dvojcestné. — g — přepínání velkých transformátorů na napáti 115 a 230 V. — h zapojení usměrňovačky, žhavené nepřímo ze zvláštního vinutí; kathoda spojena s vláknem, žhavené nepřímo z obvodu pro žhavení ostatních elektronek. Značky: S. V. — síťový spinač. — Ps — síťová pojistka. — S. T. — síťový transformátor. — Žu — žhavení usměrňovače. — Zp — žhavení elektronek přístroje. — U — vinutí pro usměrňené napáti. — Eu — usměrňovací elektronka. — Cz — zhášecí kondenzátor. — Pa — anodová pojistka.

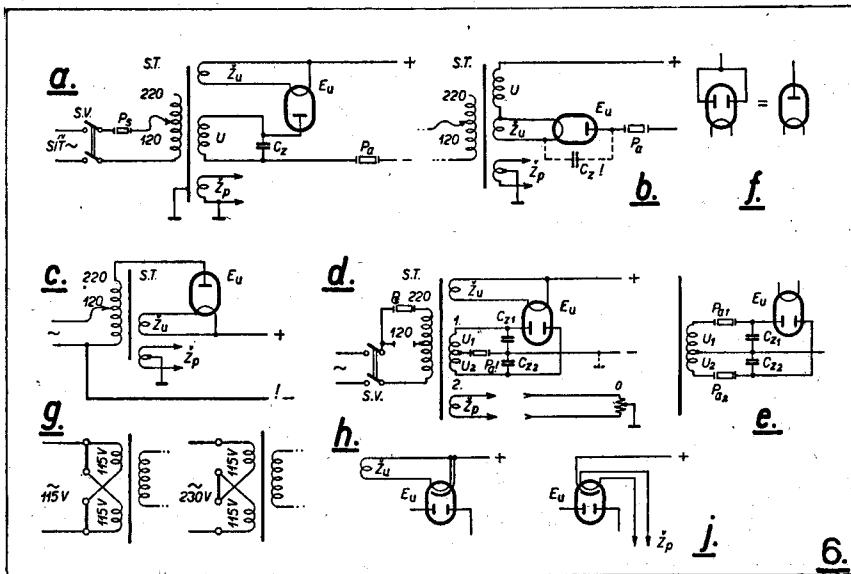

isolováno na napětí 300 V efektivních + 420 V ss, a protože k 300 V eff. přísluší max. hodnota rovněž 420 V, je namáhání isolace 840 V, alespoň krátkodobě, trvale však aspoň  $420 + 300 = 720$  V. Uvádíme to pro informaci těch, kdo si transformátory opravují, aby nezapomnali na řádnou isolaci mezi vinutími.

K usměrnění používáme nejčastěji vakuových elektronek s přímým žhavením (AZ 1, AZ 11, AZ4, AZ 12 a jiné), méně často vakuových elektronek s nepřímým žhavením (EZ2, UY1), pro velké zesilovače elektronek s plynovou náplní (AX 50 a j.), pro zcela malé spotřeby také sele nových usměrňovačů. Podstatou všech je t. zv. ventilový účinek (přesněji základkový): propouštění proudu jen jedním směrem. Přímo žhavené elektronky vakuové jsou jednoduché a poměrně levné. Mají však o něco větší vnitřní odpor než nepřímo žhavené nebo plynové, a nažádaví okamžitě, zatím co ostatní elektronky přístroje, ještě studené, nedobírají proud, a napětí na filtracích kondensátořech v té době stoupne na hodnotu naprázdno, o 40 % větší než je napětí transformátoru (420 V v uvedeném případě). Vlastnosti ostatních druhů elektronek byly vystíleny v předchozí větě. Selenový usměrňovač pronikl do našich konstrukcí, díky poválečnému výrobcovi; také na západě se ho stále častěji používá v jednodušších přístrojích, protože odpadá žhavení kathody usměrňovače. — Běžně jsou dnes na trhu elektronky dvojcestné, t. j. s dvěma anodami nad jednou společnou kathodou. Potřebujeme-li pro nějaký účel jednocestnou elektronku, spojíme prostě obě kathody (obraz 6'). Pro t. zv. universální přijímače, určené k napájení buď ze sítě st nebo ss, jsou ovšem elektronky jednocestné (UY 1 N a pod.).

V zapojeních na obrázku 6 nacházíme ještě tyto součástky: T. zv. zhášecí kondensátory C<sub>z</sub>, zapojené obyčejně paralelně k vinutí transformátoru pro usměrňovač. Mají kapacitu asi 10 nF, jsou značně namáhaný (st napětí až 300 V), a protože jejich zkrat ohrožuje přímo transformátor, který, jak jsme uvedli, lze jen obtížně chránit pojistkou, musí být bezpečné. Udává se proto požadavek zkoušky napětím 3000 V ss, což dovoluje bezpečný provoz asi s napětím 450 V eff. Dříve obvyklý způsob připojování zhášecích kondensátorů paralelně k usměrňovací dráze elektronky (obraz 6 b) je nevhodný, protože při stejném výsledku s ohledem na účel kondensátoru je namáhán napětím, zvětšeným o usměrněné napětí, tedy při 300 V na transformátoru dosahuje špičková hodnota dvojnásobné maximální hodnoty příslušného napětí transformátoru. — Účelem těchto kondensátorů je, aby vf kmity, které vzniknou v obvodu transformátoru náhlým přerušováním proudu při činnosti usměrňovací elektronky, byly spojeny na krátko a nemohly rušit činnost přijímače.

Pojistky Pa v obvodu usměrňovače chrání elektronku a transformátor při zkratu v obvodu filtru, nejčastěji způsobeném probitím některého kondensátoru filtru. Pojistka může být zafazena buď do středního vývodu, nebo bezpečněji do přívodů k anodám. Má-li totiž přístroj zhášecí kondensátory přes obě části vinutí pro usměrnění, a probije-li se jeden kondensátor, vypadá zkrat ve spolupráci s transformátorem pojistku, ale druhý

zhášecí kondensátor je pak přes zkrat zapojen na  $2 \times 300$  V, a probije se skoro zaručeně současně, přitom vznikne zkrat přes vinutí  $2 \times 300$  V, který není již omezen pojistikou.

Sítový transformátor má kromě vinutí pro usměrňovač (žhavicí a „anodové“) ještě vinutí Žp pro žhavení ostatních elektronek. Z důvodu účelnosti je toto napětí poměrně malé, 4, 6,3 nebo 12,6 voltu. Příslušný žhavicí obvod bývá spojen s nulovým vodičem přístroje nebo s jeho kostrou, a to buď jedním pólem (6 a), nebo tronek. Z důvodu účelnosti je toto napětí vlákna napětí proti zemi nejvíce 12,6 V, nejméně 2 V, podle druhu elektronek a volby z uvedených úprav, a možnost na bručení přenosem napětí na vlákna na citlivé obvody je omezena. U běžných přijímačů postačí obyčejně uzemňovat jeden pól žhavení, u zesilovačů pro mikrofon, kde zesilujeme signál rádu 1 mV, bývá zapotřebí uzemňovat střed vinutí, buď vedený na transformátoru, nebo uměle upravený malým potenciometrem (0 v obrazu 6d) s odporem 50 až 500  $\Omega$ , zařazeným mezi přívody vlákna na citlivé elektronky (první v obrázku 2). Elektronky žhavené z transformátoru mají žhavicí vlákna upravena pro stejně napětí, ale protože některé kathody jsou větší a potřebují k rozžhavení větší energii, mají vlákna různý žhavicí proud (na př. EF 22 má 0,2 ampér, ECH 21 — 0,33 A, EBL 21 — 0,8 A atd.). U elektronek, určených pro žhavení seriové, ze sítě, najdeme stav právě opačný: stejný proud a různá napětí.


**S o u h r n:** přístroje, určené k napájení ze sítě střídavého proudu, mají zpravidla sítový transformátor, využitý jednak pro získání vhodných hodnot napětí (usměrňovač; žhavení), jednak pro galvanické oddělení sítě od přijímače, jehož kostru, spojenou s proudovými obvody, můžeme pak přímo uzemnit. Těchto výhod transformátoru se zčásti nebo zcela vzdáváme jen tam, kde je to účelné nebo nezbytné (úspora u malých přístrojů; universální napájení ss nebo st).

#### 1. 5. Napájení ze sítě střídavého a nebo stejnosměrného proudu.

Účelem této úpravy napájení, o níž teď pojednáváme, bylo vytvořit možnost napájet přijímač ze sítě proudu stejnosměrného. Protože ss sítě je málo a jsou po stupně měněny ve střídavé, jsou dnešní přístroje, určené pro stejnosměrný proud, skoro všechny upraveny i pro sít střídavou; je to technicky poměrně snadné, a je to také účelné.

Má-li být přístroj připojen na ss proud, nemůže mít sítový transformátor, protože stejnosměrný proud se nedá transformovat tak jako střídavý, nehybný transformátorem. K napájení anod musíme proto použít toho napětí, které má sít, nejčastěji 220, někde i 110 V, nebo jiné hodnoty; ke žhavení musíme rovněž použít přímo napětí ze sítě. Pokud by přístroj měl pracovat jenom se stejnosměrným proudem, nepotřeboval by usměrňovací elektronku, protože ss proud už nemusíme usměrňovat, a ještě k tomu má poměrně malý střídavý zbytek, takže by ani filtrace nemusela být tak důkladná, jako pro st proud.

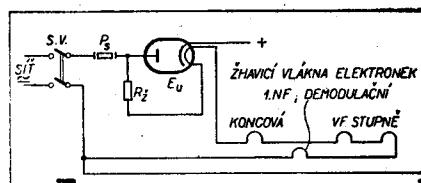Protože buď jak buď potřebujeme velké kondensátory ve filtru, aby střídavý proud zesíleného signálu nemusel obíhat sítě, stojíme o možnost použít kondensátory elektrolytických. Ty však směří být při-



7.

8.

Obraz 7. Obvyklé zapojení usměrňovače a žhavicího obvodu v přístrojích na oba druhy proudu. Význam značek týž jako v obrázku 7.

— Obraz 8. Delonův zdvojovač napětí, dříve používaný pro získání většího usměrněného napětí při st sítí 120 V.

pojený jenom správným způsobem, jejich kladný pól na kladné napětí, opačným napojením by se znítily za efektu zvukových i požárně nebezpečnostních. Protože u běžných zařízení přenosných, připínacích sítovou zástrčkou, není správné připojení zaručeno, a protože možnost použít téhož přístroje i na sítě střídavé je vitána, jsou dnešní přístroje pro ss sítě stavěny jako t. zv. universální, na oba druhy proudu, a pak mají všechny také usměrňovací elektronku, která na ss sítích bezpečně chrání ellyt. kondensátory: při nesprávném půlování nepropustí do přístroje proud.

Podstata nejběžnějšího zapojení napájecí části universálního přístroje obsahuje obrázek 7. Ze sítě jde přívod přes dvojpólový spinač S. V. a přes pojistku Ps na anodu jednocestné, nepřímo žhavené usměrňovací elektronky. Z její kathody odebíráme usměrněný proud; druhý pól sítě jde přímo do přijímače, je to pól záporný, a je zpravidla spojen s kostrou přístroje, která nese t. zv. nulový potenciál nebo je krátce „zemí“ obvodů přístroje. Protože je však ve spojení se sítí, a to ve spojení přímém, provedeném měděným nebo jiným vodičem, krátce galvanickém, a protože půly sítových obvodů mají zpravidla tak velké napětí proti uzemnění, že by mohlo při spojení ohrozit přívody i přístroj, nesmíme nikdy universální přístroj uzemňovat přímo, tedy galvanicky, jako to běžně činíme u aparátů na st proud s běžným transformátorem. Aby však vf obvody byly přeje jen spojeny se zemí, provedeme spojení přes kondensátor s kapacitou nejvýš asi 10 nF, který pro vysoké kmitočty představuje odpor zanedbatelně malý, ale pro st proud s kmitočtem 50 c/s je jalovým odporem 320 000  $\Omega$  a omezuje proud na zlomek milíampéru. Kondensátor musí snést provoz při 220 V eff, zkušební napětí aspoň 1500 V ss nebo více. Podobné kondensátory musí být vřazeny do všech ostatních vývodů přístroje, na př. pro antenu asi 1 nF, pro přenosku asi 10 nF atd. Hodnotu 10 nF pro napětí 220 V je nutno proto považovat za maximální, protože propouští proud  $220/320\ 000 = 0,7$  mA, a to je zhruba desetina nebezpečného proudu. Při sítí stejnosměrné ovšem neteče kondensátorem vůbec žádný sítový proud, neboť ss proud

kondensátorem neprochází (pokud ovšem kondensátor není probit), a mohl by tedy být větší. Toho můžeme využít u některých obvodů (přenoska), které by potřebovaly kapacitu větší než udaných 10 nF.

Usměrnění podle obrázku 7 je jednocestné, a napětí, které po usměrnění získáme, je zhruba rovně napětí sítě. Existovala zapojení se speciálními dvojitými usměrňovacími elektronkami s oddělenými kathodami, které pracovaly jako t. zv. zdvojovače napětí (Delon), dávaly napětí zhruba dvojnásobné proti napětí sítě a ještě ke všemu s menším strídavým zbytkem, tak jako dvojcestný usměrňovač. To bylo výhodné pro použití na st. sítě 120 V, kde bylo lze získat usměrněné napětí asi 220 V. Dnes se těchto zapojení nepoužívají, příslušné usměrňovací elektronky nejsou na trhu a zapojení je složité. Pro informaci je nacházíme na obrázku 8.

**Napájení žhavicího obvodu.** Zmínili jsme se už, že máme k dispozici jen napětí sítě, tak jak je, tedy 120 nebo 220 V. Hodí se proto taková úprava žhavicího obvodu, aby se jeho napětí pokud lze blížilo sítovému, a naopak proud zůstal pokud lze malý. Jsou známé elektronky (Ostar), vybavené tak jemným a dlouhým vlákénkem, že bylo lze žhat každou z nich přímo na napětí 120 V nebo 220 V, proud činil několik desítek mA. Dnes se používá elektronky se žhavicími vlákny, určenými pro zapojení za sebou, jak je to vyznačeno v obrázku 7. Musí mít proto vlákna na stejný proud, dříve 0,2 ampéru, dnes skoro výlučně 0,1 A (řady U).

Protože kathody jsou různě veliké a potřebují různý žhavicí příkon, jsou jejich vlákna podle okolnosti upravena na různá napětí, na př. UF 22 má 12 V, UCH 21 — 20 V, UBL 21 — 55 V, atd. To je rozdíl proti elektronkám pro napájení přes sítový transformátor; už jsme se o něm zmínilí.

Vlákna elektronek jsou tedy zapojena za sebou (v serii), a s nimi také vlákno elektronky usměrňovací. Protože součet žhavicích napětí zřídka se rovná přesně napětí sítě, musí tu být ještě srážení odpor  $R_z$  v obrázku 7, který řadu vláken doplní na potřebnou hodnotu odporu, aby obvodem protékal přípustný žhavicí proud. Je-li součet napětí jednotlivých vláken  $E$ , mají-li jednotný proud  $I$ , a napětí sítě  $E_s$ , pak má odpor  $R_z = (E_s - E)/I$ , a musí snášet výkon  $W = (E_s - E) \cdot I$ . Na př. superhet s  $2 \times$  UCH21, UBL21, UY1N má napětí žhavicích vláken  $E = 20 + 20 + 55 + 50 = 145$  V, a pro sítě 220 V je při proudu  $I = 0,1$  A zapotřebí odpor  $R_z = (220 - 145)/0,1 = 75/0,1 = 750$  ohmů, pro výkon  $75 \times 0,1 = 7,5$  wattu.

**Další důsledky** seriového žhavení. Na rozdíl od napájení z transformátoru, kde žhavicí vláknem mělo obvod spojený s kostrou, k níž také kathoda nemá daleko, nejvýš několik voltů předpětí, stačila slabá isolace mezi vláknenem a kathodou. Při seriovém spojení jenom jedna elektronka má vlákno blízké kostře a tedy kathodě, u ostatních je napětí poměrně dosti vzdáleno, na př. až přes 100 V v případě, který jsme prve uvedli. Musí tedy isolace mezi vláknenem a kathodou odolat tomu většímu namáhání, musí být poměrně důkladná. Zejména to platí o usměrňovací elektronce, kde k namáhání strídavým napětím přistupuje ještě celé napětí usměrněné. Proto se universální elektronky dle na-

zhavují. — **Za druhé:** si napěti vlákna proti kathodě, které je značné, může vnášet do přístroje bručení. Proto je zapotřebí zapojovat žhavicí obvod tak, aby elektronka nejcitlivější na bručení měla vlákno nejblíže zemi; to je zpravidla elektronka demodulační nebo 1. nf. I tak universální přístroje někdy obtížnější zavojujeme bručení než přístroje s transformátorem. — **Za třetí:** seriové spojení se vyznačuje poměrně malým žhavicím proudem a tedy poměrně tenkým vláknenem. Kovové vlákno má za studena malý odpor, a je-li připojeno na zdroj o tvrdém napětí, na př. UCH + UBL + UY přímo na sítě 120 V, protéká těsně po zapnutí několikanásobně větší proud než při normálním chodu, kdy jsou vlákna žhavá a jejich odpor větší. Proudový náraz trvá svým podstatným zvětšením několik vteřin a může způsobit utavení či přepálení oněch částí vlákna, která nejsou chlazena tepelnou kapacitou větších částí. Proto je

zabezpečujeme odporem aspoň 200 ohmů v serií s vlákny. — Podobný zjev je znám, když obvod, kde ohmický odpor  $R_z$  je zastoupen jalovým odporem kondensátorem; tam také doplňujeme obvod vláken ohmickým odporem s ochranným účelem.

V novější době jsou universální úpravy přijimačů stavěny i pro výlučné použití na st proud. Děje se to pro úsporu, neboť síťový transformátor je drahý, těžký a rozměrný. Bezpečnost uzemněné kostry, snazší filtrace a uzemněný žhavicí obvod s odolnými vlákny jsou však obětovány, stejně jako citelně větší výkon přístrojů s transformátorem při napětí sítě 120 V.

**S u h r n.** Universální úprava napájecího obvodu umožňuje použití přijimače na obou druzích proudu a je vcelku levnější. Naopak zmenšuje přímé uzemnění, ztrátu použití přístroje pro reprodukci s dešek, zhoršuje filtrace a vede k menšímu výkonu při sítích 120 V. (Přísl. Napájení z baterií, filtrační obvody.)

## Zajímavá zapojení měřicích přístrojů

**P**rohlídka katalogu a časopisu fy General Radio, známého výrobce měřicích přístrojů pro radiotechniku seznámila nás s několika novými způsoby měření radio-technických veličin a s velmi zajímavými zapojeními měřicích přístrojů. S těmito, které byly možno aplikovat i pro běžné práce seznámujeme tímto naše čtenáře.

### Měření vj. impedanci

Ačkoliv městkové methody pro měření veličin  $R$ ,  $L$ ,  $C$  (resp. kombinovaných impedancí) jsou dobře propracovány a jsou jednoduché a spolehlivé, nelze jich snadno použít při měření kapacit a indukčnosti „vysokofrekvenční“, protože je velmi obtížné sestavit můstek, ve kterém by všechny členy byly schopné pracovat při kmitočtu větším než asi 1 Mc/s. Proto se měří tyto hodnoty napětím s tónovým kmitočtem, což zase nedává správný obraz o vlastnostech, které budou miti při pracovním kmitočtu.

Proto vyvinula jmenovaná firma pro měření veličin  $Z$ ,  $G$ ,  $L$ ,  $C$  novou nulovou metodou, která pracuje spolehlivě až do 30 Mc/s. Měřidlo používá přemostěného článku  $T$ , se kterým se již naši čtenáři seznámili naposled v E-49, č. 2, str. 29, kde je podána také podrobná teorie a vysvětleno, proč tento článek potlačuje (theoreticky úplně) jeden kmitočet, jehož velikost závisí jen na hodnotách šesti větví.

Zapojení obvodu je na obraze 1.  $C_v$  a  $C_n$  jsou otočné normální kondensátory s přesnou mikrometrickou stupnicí.  $G$  je vf generátor s (1—30 Mc/s) s vnitřním odporem 50 až 100  $\Omega$  modulovaný kmitočtem 100 až 400 c/s.  $Det.$  je dobré stíněný přijimač s citlivostí asi 100  $\mu$ V se stejným rozsahem jako vf generátor.

Obvodem je možno měřit kapacity, konduktance a susceptance (a ovšem z této veličin vypočít všechny ostatní potřebné hodnoty). Měření kapacit v rozsahu 0-1 nf se provádí substituční metodou. Kondensátor  $C_n$  postavíme na max a čtyřpolí využíváme malou změnu  $C_2$ . Potom připojíme na svorky XX měřený kondensátor, a obvod znovu využíváme (na nulový resp. nejmenší signál) kapacitou  $C_n$ .

Rozdíl postavení  $C_n$  udává měřenou kapacitu. Toto měření se tedy děje substituční metodou, a proto nezávisí na kmitočtu a přesnost je dána jen přesnosti cejchování  $C_n$  (v popisovaném přístroji 0,1 % + 2 pF). Obecné impedance (či konduktance) se měří podobně, jenom vyvážení se po připojení měřeného dvojpólu provede kondensátorem  $C_v$ . Měřený dvojpól má potom konduktanci

$G_x = \text{konst. } \omega^2 \cdot \Delta C_v$   
kde  $\omega = 2 \cdot \pi \cdot f$  a  $\Delta C_v$  je rozdíl čtení na stupni  $C_v$ . Pro kmitočty 1, 3, 10 a 30 Mc/s je stupnice přímo cejchována pro  $G_x$  v mikrosemiensech. Zde záleží přesnost měření na přesnosti, s jakou byl stanoven kmitočet při měření a přesnosti cejchování  $C_v$ . S přístrojem je možno dosáhnout přesnosti asi 2% čtení na stupnici +0,1% max. hodnoty příslušného rozsahu. Susceptance je možno měřit kondensátorem  $C_b$ . Postup je zcela stejný jako při měření kapacit, pro susceptanci platí pak jednoduchý vztah

$B_x = \omega \cdot \Delta C_n$   
přesnost je přitom 0,1% + 2 pF + přesnost stanovení kmitočtu. Tento měřicí čtyřpolí může být tedy použit pro velmi přesná a pohodlná měření ztrátových činitelů kapacit, činitele jakožto cívek, rezonančního odporu oscilačních obvodů, impedance anten, koaxiálních kabelů a lineárních transformátorů (impedance-matching network), při čemž všechna měření mohou být provedena na pracovních kmitočtech.

### Přesný tónový generátor

Výhodou tónových generátorů s odpory a kondensátory je přesnost a malý kmitočtový skluz při delší práci, nevýhodou bylo dosud značné kolísání výstupního napětí v jednotlivých rozsazích a úzký kmitočtový rozsah (většinou 1:10). Druhá nesnáz byla v přístroji zapojeném podle obrazu 2, odstraněna tím, že místo souvislého ladění bylo použito ladění tlacičkového. Stisknutím dvou tlaciček je možno zvolit jednu ze 27 frekvencí v rozsahu 20—15 000 c/s, při čemž přesnost je 1% + 0,1 c/s. Konstantní výstupní napětí ( $\pm 1$  dB) a význačná čistota sinusovky

(skreslení menší než 0,1 % na 5 k $\Omega$ ) byly získány zvláštním zapojením.

Jak je vidět na obraze 2, skládá se oscilátor z laditelného přemostěného čtyrpólu typu T a dvoustupňového zesilovače V1 a V2. Výstupní napětí z malé kathodové impedance přivádí se na vstup V1 a způsobuje tak velikou neg. zpětnou vazbu u všech kmitočtech, kromě vlastního kmitočtu článku T (daného velikostí  $R_t$  a  $C_t$ ). Na mřížku V1 se však také přes V3 zavádí pozitivní zpětná vazba kmitočtově nezávislá. Nastaví-li se tato vazba na správnou hodnotu, kmitá žesilovač V1–V2 na kmitočtu, na kterém nepůsobí neg. zpětná vazba, tedy na kmitočtu (nekonvenčního potlačení) článku T. Velikosti kladné zpětné vazby se ovládají velikostí (a také čistota sinusovky) výstupního oscilačního napětí. Tato zpětná vazba se ovládá změnou strmosti elektronky V3 obvodem, obdobným AVC. Výstupní napětí se totíž přivede na mřížku V4, která má mřížkové předpěti stabilisované výbojkou V5. Přestoupí-li napětí na mřížce V4 hodnotu 30 V, elektronka V4 se otevře, napětí se zesílí, usměrní v diodě a vytvoří na kondenzátoru CA ss napětí se záporným polem na kathodě V3. — Tím vzroste předpětí mřížky V3, poklesne strmost a zisk stupně, takže na mřížku V1 přijde menší napětí, děl probíhá tak dlouho, pokud napětí na výstupu neblesne na hodnotu, danou jen předpětím V4. Jak bylo řečeno, je toto zařízení velmi účinné: stabilita amplitudy je v celém rozsahu lepší než  $\pm 1$  dB a skreslení menší než 0,1 %.

#### Záznamový vlnoměr

Záznamový vlnoměr naši čtenáři dobře znají. Na obrázku 3 je neobyčejně stabilní a jednoduché zapojení oscilátoru pro takovýto přístroj, které současně ukazuje další použití Clappova oscilátoru, vlastně původní zapojení, protože pro tento přístroj byl oscilátor vyvinut. Clappův oscilátor je osazen pentodou 6SJ7, protože teprve velký vnitřní odpor pentody činí zapojení zcela nezávislým na elektronce. Kapacitní dělič mezi kathodou V1 zmenšuje napětí na správnou hodnotu a sou-

Obrázek 1. Přemostěný čtyrpól T v tomto zapojení se hodí pro měření kapacit, konduktancí a susceptancí při kmitočtech 1–30 Mc/s. — Obrázek 2. Zapojení stabilního tónového generátoru s tlačítky pro volbu 27 kmitočtů, logaritmicky rozdělených od 20 do 15 000 c/s. Hrubá změna se provádí přepínáním kapacit C, jemně dělení odpory R1.

— Obrázek 3. Clappův oscilátor a diodový usměrňovač jsou srdcem záznamového vlnoměru. — Obrázek 4. Logaritmický detektor v žesilovači pro můstková měření čínské závislosti mezi vstupním napětím a výkylkou  $\mu$ Ametru přibližně takovou, jako má lidské ucho. — Obrázek 5. Suchý článek 1,5 V (resp. 3 V) působí jako filtrační kondensátor a stabilizátor výstupního napětí pro žhavicí zdroj bateriových přístrojů.

časně omezuje vliv mřížkové kapacity zesilovače V2. Zesílené napětí je vedené přes diodu 6H6, zapojenou jako detektor. Zde se z původné sinusového napětí vytvoří silně skreslený průběh (viz 3b), který má značný obsah vyšších harmonických. Z kathody V3 se tedy odebrá základní kmitočet oscilátoru V1 a velice dlouhá řada jeho vyšších harmonických. Zapojení má přes svou jednoduchost kmitočtovou stabilitu lepší než 0,01 % při kolísání síťového napětí  $\pm 5\%$ , při změně vlastnosti elektronky o  $\pm 50\%$  a teplotních změnách v rozmezí 10–40 °C. O obsahu vyšších harmonických je možno si učinit pojem z následujícího příkladu: Kmitá-li V1 na 100 kc/s, je možno na svorkách „výstup“ zjistit ještě harmonické nad 100 Mc/s, při čemž detektor je jednoduchý audion se sluchátky v anodovém obvodu.

#### Logaritmický detektor k můstku

Pro přesná měření na st. můstcích nestačí často citlivost pouhých sluchátek a proto se používá žesilovače s výstupním indikátorem. Tato zařízení mají tu nevýhodu, že je zapotřebí mít jejich zisk, protože pro první nastavení je indikátor příliš citlivý. Výhodné by bylo, kdyby indikátor měl logaritmickou charakteristiku, jako ji má přibližně lidský sluch, totiž aby při větším signálu (větší výkylce, nevyrovnaný můstek) byl méně citlivý, při menším signálu (můstek skoro vyrovnaný, ukazatel u nuly) aby měl plinou citlivost.

Zapojení takového indikátoru je na obrázku 4. Tvoří jej žesilovač se ziskem 60 dB, (zakreslen blokově) a dále regulační stupeň V1. Napětí ze žesilovače se ještě zesílí ve V1 a usměrní v diodě V2. Ss napětí se přivede na mřížku V3, zapojené jako ss elektronkový voltmetr. Současně napětí z V2 (kladný pól na „zemí“) jde zpět na mřížku V1, to je vf regulační pentoda, u které zvětšení záporného předpěti přinesete zmenšení strmosti a zisku. Jelikož je charakteristika V1 přibližně logaritmická (spíše kvadratická), je také závislost mezi napětím na mřížce V1 a údajem  $\mu$ Ametru v anodě V3 logaritmická. Nastavení nuly měřidla provádí se reostatem R1, nastavení citlivosti (totiž správných pracovních podmínek, aby stupnice, cejchovaná ve V, souhlasila) provádí se potenciometrem R2. Elektronky V1, V2 a V3 jsou sdruženy v jedné baňce — je to dioda-trioda-pentoda 1D8-GT.

#### Stabilisace žhavicího napětí

Jelikož jmenovaná firma vyrábí většinu svých přístrojů pro bateriový provoz (aby byly přenosné a nezávislé na kolísání sítě a aby bylo možno využít plně citlivosti, protože napětí získaná usměrněním se nedají nikdy zcela vyhodit), zkonstruovala také eliminátor, pro případ, že některé měřidlo je zapojeno do výrobní linky a tedy stále v provozu. V eliminátoru bylo zajímavým způsobem vyhlazeno a stabilisováno žhavicí napětí 1,5 V (resp. 3 V pro přístroje se stabilisovaným žhavicím proudem). Napětí bylo usměrněno suchým usměrňovačem v Graetzově zapojení, nastaveno na správnou hodnotu (při správném odběru proudu) odporem R1, vyfiltrováno dvěma kondensátory a tlumivkou T, a vedeno přes vinutí relé R na výstupní svorky. Začne-li vinutí R procházet správný proud, se sepnou a připojí na výstup suchou baterii (typu Sioux). Ta působí podle údajů výrobce zcela jako akumulátor, který se dosud na tomto místě používal: nahradí třetí filtraci kondensátorem (počítá se, že působí jako kondensátor o kapacitě asi 5000  $\mu$ F) a stabilisuje výstupní napětí. Stoupne-li vlivem kolísání sítě, začne se suchý článek nabijet (!), klesne-li pod jmenovitou hodnotu, dodává část proudu na žhavení. Životnost článku je právě stejná, jako baterie v mřížkovém obvodu, je tedy určena jen chemickým složením, dobrý článek vydrží několik let (tedy asi tolik jako elektrolytický kondensátor). Přitom nemá suchý článek nevyhodnou akumulátoru: nemá tekutou náplň, nepotřebuje obsluhu (doplňování elektrolytu) a je nepoměrně lacinější.


Ing. Otakar Horna

#### Prameny:

Katalog L (1948) firmy General Radio Comp., Cambridge, Mass. U S A a časopis General Radio Experimenter roč. 1948. Reprodukováno se svolením zástupce pro ČSR.
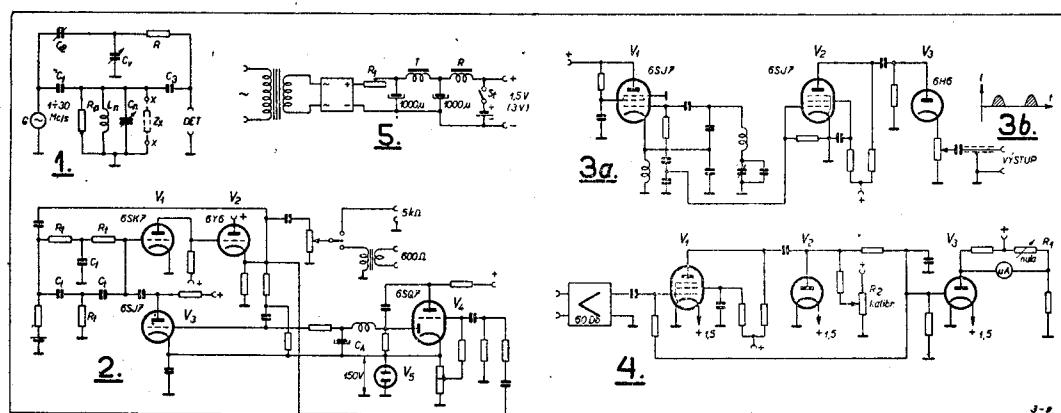
#### Nové vf káble


Známý výrobce vf káblů Co a x, Transradio Ltd., Londýn, uvedl nedávno na trh nové úpravy vf káblů, vyznačené malými ztrátami a kapacitou, a značnou ohebností. Typ C34 má průměr 21,6 mm, kapacitu 16 pF/m, impedanci 231  $\Omega$ . — Typ C344 má 21,6 mm, 14,8 pF, 259  $\Omega$ . — Typ A34, velmi ohebný, má 21,6 mm, 73  $\Omega$ , útlum 0,65 dB/30 m při 100 Mc, nejmenší přípustný ohyb 7,5 cm pol. zatižitelnost 1,5 kW. — Typ A344 má 21,6 mm, 51,5  $\Omega$ , ohyb 10 cm, zátěž 2,3 kW, útlum 0,78 dB/30 m při 100 Mc.



# SUPERHETOVÝ KONVERTOR

pro pásmo 50 až 54 Mc/s

Dr J. STANĚK

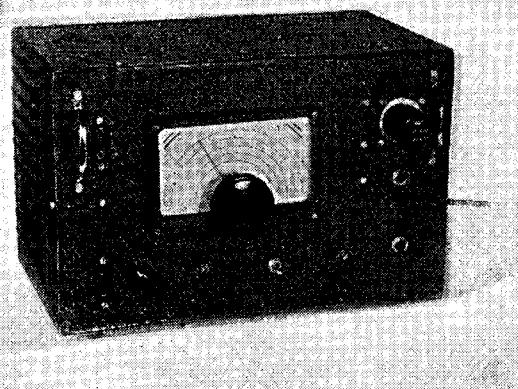

**DNEŠNÍ ČLÁNEK**, který navazuje na pojednání téhož autora v 10. č. t. l. o moderních ukv přijimačích, obsahuje pokyny a zkušenosti pro práci s ukv konvertory. Ukázkou jednoduchého, účinného přístroje dodá snad odvahy těm, kdo se superhetu a konvertorů pro ukv dosud báli.

## Podstata

Protože 6J6, EF54 a jiné elektronky vhodné pro ukv, jsou pro nás těžko dostupné, a poněvadž naopak mnohý z nás má strmou pentodu EF14, vybral jsem si ji pro oba nejchoulostivější stupně konvertoru: na preselektoru i pro směšovač. Oscilátor je osazen triodou EBC11 a pracuje na kmitočtu o 10 Mc/s menším než vstupní okruhy. Směšování je additivní, na řídící mřížce směšovací pentody. V jejím anodovém obvodu je ladící okruh, nastavený na 10 Mc/s a vázaný induktivně s přijimačem pro 10 Mc/s. Konvertor je napájen z prostého zdroje, osazeného usměrňovačkou EZ2, kterou lze žhnout ze žhavicího vinutí ostatních elektronek. Zdroj je doplněn stabilisátorem STV280/40, který napětí 280 V nejen stabilizuje, nýbrž dovoluje odebírat tři menší stabilisovaná napětí (70, 140, 210 V). Pentoda EF12 je zapojena jako krystalový oscilátor CO, kmitající na 2 Mc/s, s krátkou antenkou uvnitř přístroje. To je kmitočtový normál k cejchování konvertoru, jeho 25. a 27. harmonická vymezují právě hranice pásmo 50 až 54 Mc/s, 26. harmonická ukazuje střed pásmo — 52 Mc/s. CO lze vynechat, aniž je nutné ostatní součásti měnit.

## Souběh

Trojité ladící kondensátory o malé kapacitě (pro ukv) nejsou na našem trhu běžné. I ve voj. výrobení byly vzácnější než dvojitě. Proto je v přístroji jen duál, preselektor je laděn zvláště. Nevýhoda dvojknoflíkového ladění je vyvážena možností naladit vstupní ladící okruh na přijímaný signál přesněji než při ladění triálem. Běžně není potřeba vstup. okruh stále dolaďovat, necháme jej naladěn na střed části pásmo, která je právě živá.

Proč byl zvolen laděný vstup, místo pevně nastaveného zesilovače s širokým pásmem? Je známo, že poměr signálu k hladině poruch je nepřímo úměrný šířce propouštěného pásmo. Při větší selektivnosti laděného okruhu získáme tedy výhodnější poměr signálu k poruchám. Znato jako zavření konvertoru s laděním me-

zifrekvenči (ty mají šířku propouštěného pásmo vyhnanou do krajnosti). Je to od souzení opravněné, poněvadž stupně bližší anteně mají mít nejlepší poměr signálu k poruchám. Jinak je vysoká hladina poruch zesilována všechny elektronkami následujícími.

Kdo má triál, může ovšem provést ladění jediným knoflíkem, začátečník by však možná nedosáhl dobrého souběhu. Z antenní vazby, která tlumí vstupní okruh, vyplývá mísivý pokles jeho selektivnosti. Ladění vstupu po připojení antény je tedy méně kritické a v jednotlivých úsecích pásmo 50 až 54 Mc/s stačí při hledání stanic dolaďovat  $C_1$  teprve po posunu o 0,5 až 1 Mc/s.

Sladění konvertoru, ani souběh směšovače s oscilátorem, nečiní potíž a pro sladění (ne cejchování) stačí pomoc absorpčního vlnoměru s rozsahem asi 40 až 60 Mc/s a miliaampérmetr do 2 mA nebo do několika desítek mA.

## Preselektor

— je pod kostrou, až na anodovou tlumivku, odporník stínicí mřížce a kapacitu 500 pF: tím je dostatečně stíněn od ostatních. Do objímky EF14 nezapomeneme vložit stínicí plech, ke stínění přívodu anody od obvodu řídící mřížky. Spoj katody s ladícím okruhem kapacitou 500 pF co nejkratší. Zvolíme v každém stupni jeden bod nulového potenciálu a k němu vedené pokud lze všechny náležité přívody onoho stupně. Přívody ladících okruhů k důležitým elektrodám (mřížka, anoda) jsem dělal ze silného měděného holého drátu, po př. postříbřeného, nebo dokonce z měděných pásků. Věnujeme-li zapojování zvlášť velkou péči, pak preselektor opravdu zesiluje

Rozložení součástí na vodorovné části kostry. Ležaté jsou upevněny dvě elektronky EF14 s obvody C2 a C3. U sitového transformátoru usměrňovač EZ 2 a vícenásobný stabilisátor STV 280/40, dále elektronka krystalového oscilátoru.

(EF14 má strmost 7 mA/V). Indukčnost  $L_2$  volme co největší (značné  $L/C$ ) — v zájmu většího zesílení.


Antennní cívka má o závit více než  $L_2$ , je hustější vinuta a její optimální vzdálenost od  $L_2$  může být tak malá, že je vlastně vinuta přímo jako pokračování  $L_2$ . V článku [1] snad byla dostatečně zdůrazněna taková velikost antenní vazby.


Oddělené ladění vstupu okruhu dovoluje zvlášť silné signály rozladěním  $C_1$  oslabit asi o 20 dB. Nemáme zde totiž automatickou a zvolenou druhou směšování nepřipouští zvlášť velkých vstupních napětí do směšovače [2]. Nebudeme tedy používat konvertoru k monitorování svého vysílače. Při vysílání vypneme napětí konvertoru vypínačem  $V_2$ .

Vazba mezi preselektorem a směšovačem je smíšená induktivní a kapacitní, a je velmi účinná. Odbočka na  $L_3$  není kritická, vyhoví pro ni 2. nebo 3. závit zdola. Všechny „horké“ přívody jsou zde krátké, i při zdánlivě značné vzdálenosti anody preselektoru od cívky  $L_3$ . Kratičký spoj jde od anody keramickou průchodek v kostře k ukv tlumivce (30 záv. drátu 0,2, 2× hedv. na průměru 8 mm, vyhoví tlumivky z tankového vysílače 10 W) a ke kapacitě 50 pF, ježí druhý konec je již v těsné blízkosti  $L_3$ .
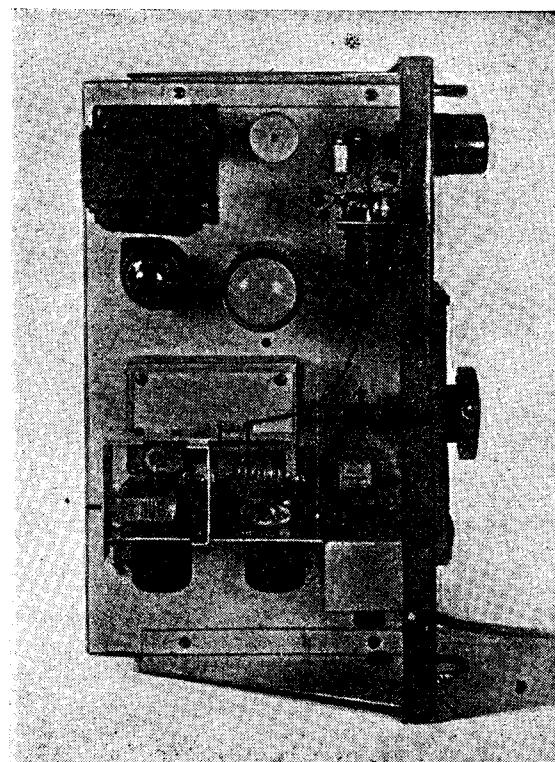
## Směšovač


— je vlastně anodový detektor, s pentodou a s injekcí do řídící mřížky. Vyžaduje tak velké mf. předpětí, až ustane anodový proud (s vypnutým oscilátorem). Vhodný pracovní bod pro EF14 je při předpěti asi



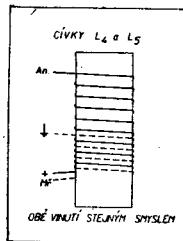

Úprava cívek oscilátoru, L4 a L5.

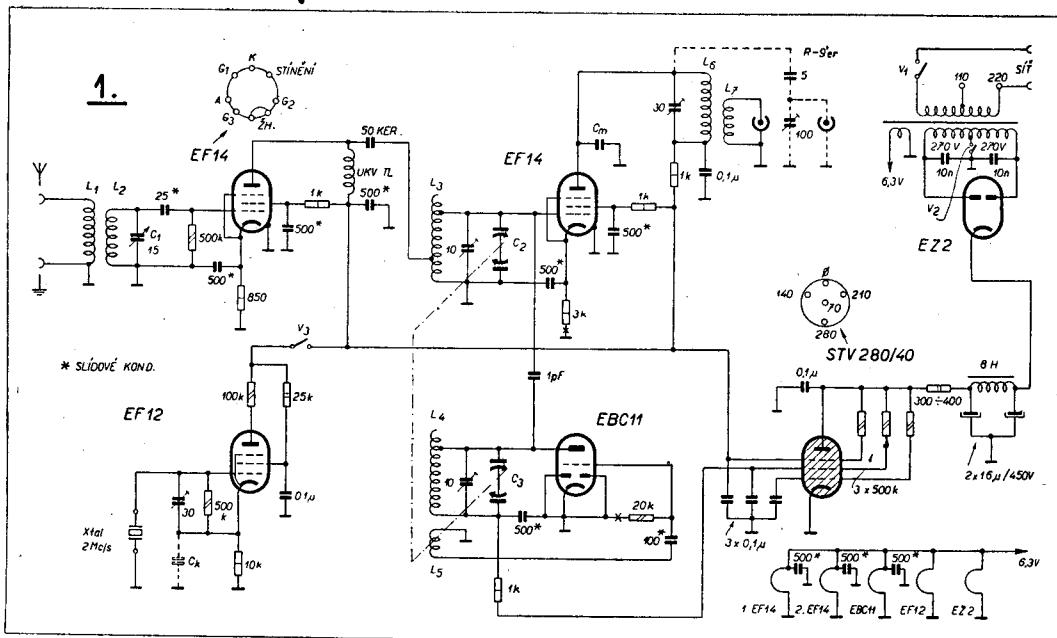Obraz 1. Schema s vepsanými hodnotami, data cívek jsou v připojené tabulce. Na účelném vedení živých spojů, a také spojů zemnicích závisí správná činnost konvertoru.



— 8 V, získávaném v našem konvertoru kathodovým odporem 3000 ohmů. Pro získání značné směšovací strmosti a zisku musí být napětí oscilátoru co největší, asi o 1 V menší než ono, které by už způsobilo mřížkový proud. Kdybychom chtěli zvětšit injekční napětí oscilátoru zvětšením vazební kapacity 1 pF mezi oscilátorem a G<sub>1</sub> směšovače, vynikla by nectnost additivního směšování: vazební kapacitou má vliv na kmitočet oscilátoru každá změna v mřížkovém ladícím okruhu směšovače. To je ono „strhávání“ oscilátoru (nehodný termín), které se dá změnit na př. vazbou oscilátoru do G<sub>4</sub> nebo do kathody směšovací elektronky (viz UKWEE). Bohužel se „strhávání“ dá takto jen zmenšit, nikoliv odstranit, poněvadž na ukv je poměrně rozdíl mezi kmitočtem signálu a oscilátoru malý. Je jasné, že vysoký mf kmitočet je v tomto ohledu příznivý. Nás konvertor měl původně fm = 3 Mc/s, kdy změna kmitočtu oscilátoru při daňování L<sub>4</sub>L<sub>5</sub> byla velká. Pouhým zvednutím hodnoty fm na 10 Mc/s se „strhávání“ značně zlepšilo. Rozdíl mezi fvstup a fosc byl původně na 50 Mc/s jen asi 5.5 %, s fm = 10 Mc/s se zvedl na 20 %. Změna mf také prokázala, že mř. okruh preselektoru nebyl dokonale stříknut od oscilátoru: kmitočet oscilátoru se měnil protáčením C<sub>1</sub>, a při ladění vstupního okruhu kolem fosc byl vliv na fosc několikrát větší. Závadu bylo lze odstranit zlepšením stříkně jednotlivých stupňů, nebo zvětšením fm. Druhý způsob se ukázal účinným a přitom mnohem jednodušším: stačilo převinout výstupní cívky L<sub>4</sub>L<sub>5</sub> a oscilátor (L<sub>4</sub>L<sub>5</sub>). To představovalo zdržení sotva dvou hodin, i s přesným sladěním do souběhu s novou mezifrekvenčí 10 Mc/s.

Strhávání by mohlo být problémem při sladování, avšak dovedeme si s ním poradit sladováním „podle hladiny poruch“, nikoliv sladováním s pomocným vysílačem.

S hlediska strhávání by byla injekce do G<sub>3</sub> výhodnější, avšak její nevýhody (hlavně menší směšovací zisk) nás odradily. Nejlepší stability a směšovacího zisku na

Tabulka cívek pro mf kmitočet 3 Mc/s:

C<sub>m</sub> = 100 pF, L<sub>1</sub> = 6 záv., holý postříbřený měděný drát 1,5 mm, malý vinutí 1 = 14 mm, průměr d = 2 mm, vazbu L<sub>2</sub> vyrobíte. L<sub>2</sub> = 5 záv., jako L<sub>1</sub>, jen 1 = 18 mm. L<sub>3</sub> = 7 záv., obd. 3 záv. zdola, drát stejný, 1 = 25, d = 12. L<sub>4</sub> = 5,7 záv., drát 1 mm holý, postříbřený měděný, na čtyřhranné kostě keram. s drážkami, podobné kostrám z UKWEE, 1 = 25 mm, vinuto ob drážku. L<sub>5</sub> = 1,5 záv., 0,3 smalt, mezi závity L<sub>4</sub> u studeného konca. L<sub>6</sub> = 24 záv. 0,3 smalt, těsně, d = 30 mm. L<sub>7</sub> = 11 záv. 0,3 smalt, těsně, d = 30 mm, vzdál. 2 mm od L<sub>6</sub>.

Pro mf kmitočet 10 Mc/s:

C<sub>m</sub> = 40 pF. L<sub>1</sub>, 2, 3, stejně jako pro fm = 3 Mc/s. L<sub>4</sub> = 8,6 záv., drát měděný, postříbřený holý 1 mm, stejná keram. kostra, 1 = 25 mm. L<sub>5</sub> = 2,5 záv., 0,3 smalt, mezi závity L<sub>4</sub> u studeného konca. L<sub>6</sub> = 13 záv. 0,45 smalt, těsně, d = 18 mm. L<sub>7</sub> = 5 záv. 0,45 smalt, těsně, d = 18 mm, asi 2 mm od L<sub>6</sub>.

ukv se dosáhne vysokou mezifrekvenci, zavedením vstupního napětí i napětí z oscilátoru na tutéž mřížku směšovací elektronky a s oscilátemorem ve zvláštní elektronice [3].

Opět narázíme na volbu mf kmitočtu, o které byla řeč v článku [1]. V anodě směšovací EF 14 vidíme ladící okruh, nastavený na kmitočet 10 Mc/s. Byl zvolen též z toho důvodu, že za konvertem počítá běžný rozhlasový přijímač. Původní mf kmitočet 3 Mc/s byl zamýšlen pro přijímač MWEc, příp. pro mf část tankových přijímačů UKWEE, laděnou na 3 Mc/s, ježto oba tyto přístroje se zdají být dost rozšířeny mezi našimi amatéry. MWEc (s rozsahem 830 až 3000 kc/s) by byl zvlášt vlnodlouhý, ježto má mimo vysokou stabilitu a citlivost i proměnnou šířku pásma a hlavně proměnnou antenní vazbu (R-9'er). Mf kmitočet však není kritický. Uvádíme hodnoty cívek pro 3 Mc/s i pro 10 Mc/s. A není důvod, proč by mf kmitočet nemohl mít jakoukoliv hodnotu jinou přiblíženě mezi uvedenými hodnotami. Rozhodněme-li se pro jinou hodnotu, stačí změnit výstupní okruh směšovače a cívky oscilátoru.

Všimněme si, že mf okruh pracuje s dosti značnou ladící kapacitou, jak je to žádoucí pro účinnější směšovací zisk a obecně i pro anodovou detekci. Ladící kapacita je tu rozdělena na dvě části: C<sub>m</sub> = 40 pF je kapacita pevná, vedoucí od anody nejkratší cestou k zemi, menší, 30 pF je trimr, kterým okruh dodládime na 10 Mc/s jednou pro vždy. Pro mf kmitočet 3 Mc/s musíme zvětšit C<sub>m</sub> na 100 pF.

#### Vazba konvertoru s přijímačem

— je induktivní. Pro různé přijímače je dobré najít počet vazebních závitů cívky L<sub>7</sub> zkoumo, uvedené hodnoty dají však dobré výsledky s každým přijímačem. Má-li přijímač za konvertem na vstupu t. zv. R-9'er, t. j. okruh k širokému přizpůsobeného impedanci nejrůznějším antenám (MWEc), je to výhoda. Nemá-li přijímač R-9'er, můžeme jej zavést do konvertoru a tím si zároveň ušetřit práci se složitějším hledáním optimální hodnoty a vazby L<sub>7</sub>. R-9'er je v schematicu nakreslen čárkován a při jeho použití odpadne cívka L<sub>7</sub>.

V práci [5] je popsán dokonalý konvertor s dvojčinným preselektorem i směšovačem (2x 6J6), za nímž je zařazen pásmový filtr pro 10,7 Mc/s, vázaný na pentodu 6BA6 zapojenou jako triodu, a to s uzemněnou (vf) anodou. Vystup je tu proveden s kathody souosým kabelem o impedanci 50 ohmů, viz obr. 2. Je to dobré, ale nákladné řešení výstupu.

Nejlépe se nám osvědčí R-9'er a spojení krátkým souosým kabelem s přijímačem. I při použití cívky L<sub>7</sub> užijeme souosého kabelu.

#### Provozní napětí

— směšovače i preselektoru je asi 200 V (anoda 1 G<sub>2</sub>), tedy plná hodnota, přípustná pro EF 14.

#### Ukv oscilátor

— je laditelný v rozsahu o 10 Mc/s menším než vstupní okruhy. Společně se směšovačem ladíme oscilátor výprodejním triálem, jehož prostřední kondenzátor (větší než oba krajní), není zapojen. Je otocný o 270°, využíváme jen 180° při menší kapacitě. S vhodnou škálou pro 270°

by se dal rozsah rozšířit skoro o další 2 Mc/s k menším kmitočtům, takže bychom překryli rozsah až 47,5 až 54,5 Mc/s. Pro příjem stabilních signálů CW je nutný jemný převod aspoň 1/10. Na konci u 54 Mc/s zabírá 100 kc/s asi 1,5 dílku, na konci u 50 Mc/s 2 dílky. Poměr  $L/C$  byl zvolen cívkou  $L_4$  a trimrem 10 pF nad ní tak, aby 54 Mc/s bylo na škále na dílku 8, t. j. skoro při minim. kapacitě otoč. kond., a 50 Mc/s asi na dílku 80 (100 dílku na  $180^\circ$ ).

Oscilátor je běžný s ladícím okruhem v anodě a zpětnovazebním vinutím v mřížce. Vazba mezi  $L_5$  a  $L_4$  nesmí být přílišná; je-li velmi těsná (náš případ:  $L_5$  vinuto mezi závity  $L_4$ ), musí mít  $L_5$  málo závitů. Jinak se setkáváme s nepřijemným zjevem, nazývaným v anglické literatuře „squegging“, kdy oscilátor kmitá zároveň na vysokém a nízkém kmitočtu.\* Konvertor sice také pracuje, signál slyšíme však několikrát, na celém vějíři dílků stupnice. Oscilátor nechť kmitá při anodovém napětí 140 V jen tak, aby jeho mř. proud byl 200 až 300  $\mu$ A (měřeno mezi kostrou a mř. odporem 20 k $\Omega$  v bodě X).

Oscilátor má všechny součásti upevněny důkladně, aby se součásti a spoje nemohly chvět; jen tak cejchování stupnice vydrží. Všechny kousky hliníkového plechu, které kolem něho na snímcích vidíme, slouží hlavně k upevnění součástí (elektronka, cívka, trimr, keramické průchodky pro přívody). Jestliže uložíme přístroj do kovové skřínky, je důležité stinit oscilátor vzadu od skřínky, neboť po zasunutí přístroje do skříně by se oscilátor rozladil.

Elektronky EF14 vyvíjejí značné teplo, kterým se fasc po zapnutí přístroje posouvá o několik desítek kc/s. Posun by se dal zmenšit použitím malé, pevné kapacity se záporným teplot. součinitelem v ladícím okruhu oscilátoru. Kompensace však není nutná, neboť po prvé půl hodiny provozu je stabilita již dostatečná.

Při montáži stupnice: 1. nejdřív dokonale upevníme stupnicu, 2. spojime ji s otoč. kondensátorem tak, aby osy byly totožné, 3. upevníme teprve potom konden-

\* Patrně známé rázování oscilátoru, viz na př. RA 11/1947, str. 298. Rázujeći oscilátor. Pozn. red.

sátor. Ohebná spojka mezi kondensátorem a škálou není nutná, vyrovnaná však nepřesnosti obou os. Stupnice našeho konvertoru je britský výrobek fy Eddystone s převodem 1/10.

#### Oscilátor pro 2 Mc/s

— je užitečný, i když ne nutným doplňkem. Mohl by to být ještě lépe přesný a stálý oscilátor pro 1 Mc/s, nebo i pro jakýkoliv jiný kmitočet, jehož harmonická spadá do pásmo rozloženého na stupnici. Pomůže při kontrole cejchování. Kmitočet 2 Mc/s se pro rychlou orientaci velmi dobře hodí, poněvadž vytyčuje oba konce pásm a střed (50-52-54 Mc/s). Kmitočet 1 Mc/s by pásmo rozdělil dvakrát podobněji. Nevhodnější je kfemenný výbrus AT, broušený pro kmitočet větší asi o 0,01 %, který pohodlně dotáhneme na přesnou hodnotu 2 Mc/s pomocí trimru 30 pF. Zapojení podle [4] je jakýmsi Colpittsovým oscilátorem mezi katodou, mřidi a stínicí mřížkou elektronky EF 12. Zpětná vazba je získána z kapacitního děliče, tvořeného trimrem 30 pF a kapacitou  $C_k$ , což je kapacita kathody, jejich přívodů a u EF 12 též kovové baňky proti zemi. — Krystal je uložen venku, aby byl vystaven menším teplotním změnám, a





Zjednodušený výkres kostry a rozložení součástek. Důležitým požadavkem je stabilita kostry a dostatečný prostor, aby nevznikly nežádoucí vazby a aby se hodnoty součástí neměnily při lišném oteplování.

aby se dal snadno „vypůjčit“ pro jiné použití. Oscilátor lze vypnout páčkovým spinačem  $V_s$ . Od anody EF 12 je vedena do blízkosti směšovače nebo do blízkosti vstupního okruhu preselektoru jakási antena, kterou je dobré vidět na fotografii. V našem případě je zakončena spojem tvaru U, který je stařen do blízkosti mř. obvodu směšovače, aby harmonické oscilátoru pro 2 Mc/s byly silné na 50 Mc/s.

Zdroj anodového napěti může být i zevní, avšak je lepší vestavět do konvertoru zdroj samostatný. Elektronka EZ 2 pině stačí dodávat nevelký proud konvertoru, 30 až 35 mA. Filtr ze dvou kapacit po 16  $\mu$ F a z tlumivky 8 H je dostatečný. Maxim. dovolená kapacita těsně za EZ 2 pro 2×300 V je 32  $\mu$ F. — Žhavici vinutí má jeden konec spojen s kostrou, druhý probíhá ke všem elektronkám a u každé pracující na ukv je sveden k bodu nulového vf potenciálu kapacitou 500 pF.
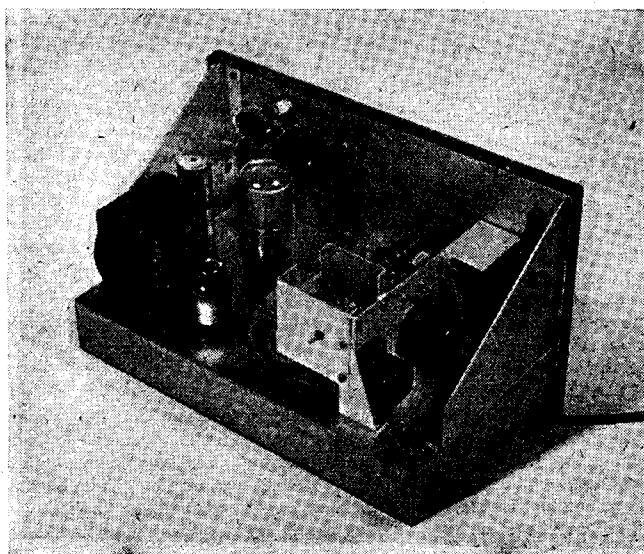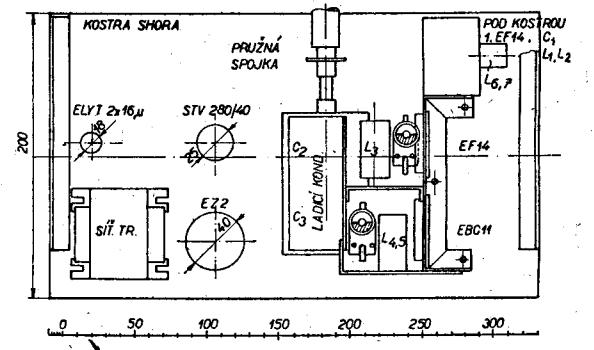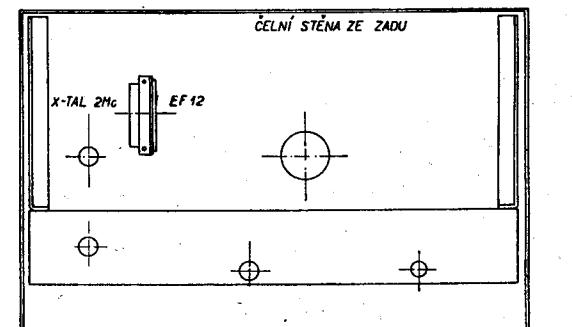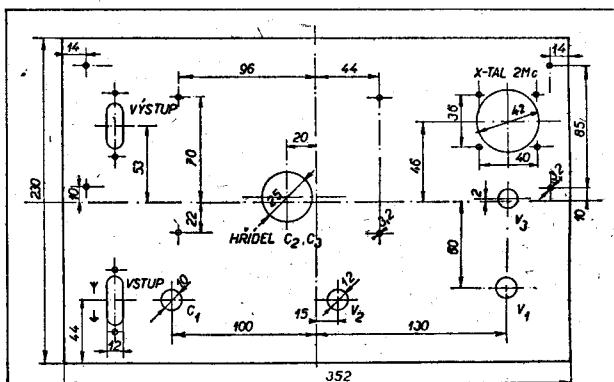
#### Uvedení do chodu

Po kontrole spojů připojíme konvertor na síť, změříme napětí na stabilizátoru a na všech elektrodách elektronek (mimo EBC). Změřením mř. proudu EBC 11




Pod kostrou vlevo nahoru síťová tlumivka, objímky usměrňovače a stabilisátor s drobnými součástkami, dole oscilátor s EBC 11, upvněnou pod kostrou pro získání krátkých spojů a stínání.

V bodě X se přesvědčíme, zda oscilátor kmitá. Podle absorpčního vlnoměru, významného volně s čívkou  $L_4$ , nastavíme oscilátor na žádaný rozsah. Při dodržení hodnot cívek a konstrukce konvertoru budou změny  $L_4$  nepatrné. Indikátorem rezonance absorpčního vlnoměru s oscilátorem je milliampermetr v mřížkovém svodu, jehož výchylka při rezonanci zřetelně poklesne. Nemáme-li citlivý milliampermetr (do 1 až 2 mA), postačí též méně citlivý přístroj, 10 až 20 mA, zapojený však v kathodové směšovačce (bod X). Pro 50 až 54 Mc/s a pro mf 10/s musí být rozsah oscilátoru 40 až 44 Mc/s. — Místo absorpčního vlnoměru můžeme užít jiného přijimače pro stejný rozsah, asi 40 až 60 Mc/s.

Pak sladíme výstupní okruh. Připojíme konvertor k přijimači, nastavenému na 10 Mc/s, vytáhneme EBC 11 z objímky, mřížku preselektoru spojíme s kostrou odporem několik set ohmů (elektronka preselektoru zůstává v objímce) a potom nastavíme trimr 30 pF nad čívkou  $L_8$  na nejsilnější šumot ve slučátkách. Je-li přijimačem MWEEC, přizpůsobíme ještě ant. vazbu knoflikem „Anpass“ a znova doladíme trimr nad  $L_8$ , po případě postup opakujeme stejně jako při užití okruhu R-9'er ve výstupu konvertoru.

Poté dojde na mř. okruh směšovače. Vráťme EBC 11 do její objímky, duál  $C_2C_3$  nastavíme na počáteční kapacitu a trimrem 10 pF nad  $L_8$  vyhledáme nejsilnější šumot ve slučátkách. Při použití dat v návodu najdeme správné nastavení trimru snadno, skoro při jeho minimální kapacitě. Jestliže maximum šumotu nejdeme, vložíme do kathody směšovače (bod X) milliampermetr do 10 až 20 mA a otáčíme znova stejným trimrem. Snažíme se najít místo, kde kathodový proud EF 14 jeví silný vzestup (vrchol) — tehdy se mř. okruh směšovače blíží kmitočtu oscilátoru. Hledání uvedeného vzestupu kath. proudu snadno najdeme s mř. okruhem skutečně nastaven, zda k větším nebo menším kmitočtům. To provedeme zmenšením nebo zvětšením  $L_8$  o jeden, dva atd. záv., až trimrem najdeme místo nejsilnějšího šumotu. Jakmile se to podaří, přeladíme konvertor dualem  $C_2C_3$  na nejmenší kmitočet. Trimrem nad  $L_8$  znova najdeme maximum šumotu a

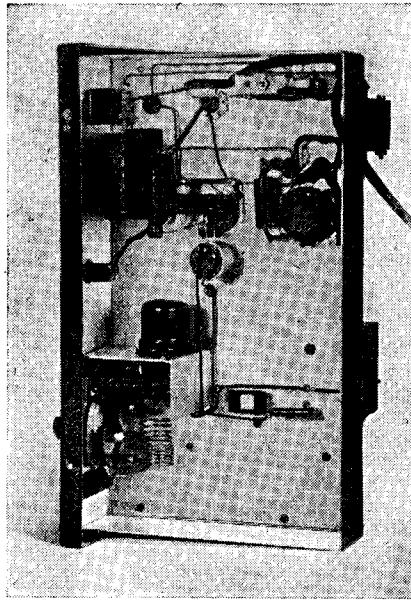
Obrazec 2. Zesilovač s uzemněnou anodou jako výstupní obvod konvertoru pro připojení součinného káblu k přijimači. Malá výstupní impedance obvodu zmenšuje vliv připojení a zlepšuje stabilitu. V popisovaném přístroji však nebylo tohoto obvodu použito.


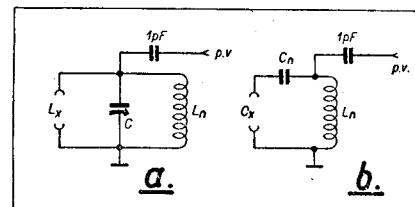
## Měření kapacit a indukčnosti ssací metodou

Zaujal mne Váš článek o novém způsobu kontroly ladících obvodů v 9. č. Elektrotechnika. Když jsem vyšetřoval celou řadu podobných zapojení od induktoru až po „grid dip oscilátory“, a Váš způsob je velmi praktický. Soudím, že Váš způsob výpočtu  $C_0$  je zbytečně důkladný s ohledem na omezenou přesnost metody (vzájemné vlivy obvodů přes vazební kapacitu a vliv kapacity tykadla), a že stačí vztah  $C_x = 500 \cdot (f_x/f_0)^2$ . Chystám se ke stavbě pomocného vysílače s trvale vestavěným mikroampérmetrem v mřížkovém obvodu. K doplnění použiji obvod pro měření  $L$  a  $C$ , navržený Limannem (Prüffeldmesstechnik, Funkschau, Mnichov, 1943). Když nejde o příliš velkou přesnost, jsou velmi výhodné, zejména pro jednoduchost a značným rozsahem přes 2 dekády při jediném rozsahu p. v. Zapojení je málo známé; dovolte tedy, abych na ně upozornil ostatní čtenáře. Podstatu obsahuje obrázek.

Pro měření indukčnosti tvoří pomocný obvod čívku o známé (předem změřené) indukčnosti  $L_n$ , která se paralelním kondenzátorem  $C$  doladí do resonance při kmitočtu  $f_n$  v blízkosti nejmenšího kmitočtu použitého rozsahu p. v. (obraz a). Připojíme-li poté na svorky  $L_x$  měřenou čívku s indukčností  $L_x$  mezi 0,1 až 10  $L_n$ ,  $(f_x)$  má kombinace rezonanční kmitočet větší v mezech 3 až 1,05  $f_n$ , kteréž hodnoty poměrně snadno vyhledáme na použitém



Jednoduchým obvodem LC a pomocným vysílačem lze měřit kapacitu nebo indukčnost v rozmezí dvou dekád, s využitím ssacího způsobu zjištování resonance.

rozsahu p. v., použitím způsobu popsánoho v jmenovaném článku. Pak stačí vypočítat poměr  $k = (f_x/f_n)^2$ , a dále


$$L_x = L_n / (k - 1).$$

Pro měření kapacit použijeme obdoby, znázorněné v obrázku b. Třeba táz čívka je v serií s kondenzátorem o takové známé kapacitě  $C_n$ , aby resonance při svorkách  $C_x$  spojených nakrátko spadla na kmitočet  $f_n$  v blízkosti nejmenšího kmitočtu použitého rozsahu p. v. Měřené kapacity s rozmezím 0,1 až 10  $C_n$  se zapojují na svorky  $C_x$ , tedy do serii s  $C_n$  a s podobným vlivem na rezonanční kmitočet  $x$  výsledného obvodu ( $f_x$ ), jako paralelně připojovaná indukčnost. Můžeme pak buď vypočítat kapacitu přímo ze známé  $C_n$  vztorem podobným jako příve:

$$C_x = C_n / (k - 1),$$

nebo provedeme řadu cejchovních měření s kondenzátorky o známých kapacitách, pro něž stanovíme a do tabulky nebo diagramu vyneseme příslušné hodnoty  $f_x$ .

Jaro Kober, Jičín.

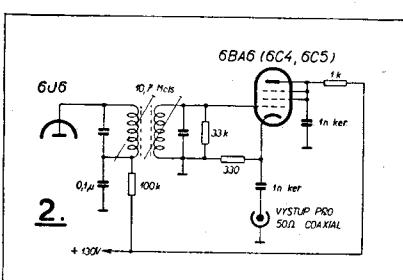

### Literatura:

- [1] Staněk: Moderní přijimače pro ukv, Elektronik 49, č. 10. [2] ARRL Handbook, 1946, 23. vyd., str. 156: Frequency Converters — Circuits. [3] Keith Henney: The Radio Engineering Handbook, 1941, str. 339 až 340: Frequency Converters and Mixers, by L. F. Curtis. [4] J. G. Ratcliff, B. A.: A V. H. F. Signal Generator, R. S. G. B. Bulletin, únor 1947. [5] Harry Paul (W 1 PSM) and Calvin Hadlock (W 1 CTW): A „Hot“ Converter for 220 Mc/s. QST, říjen 1948. [6] Edw. P. Tilton (W 1 HDQ): Noise-Generator Technique for the V. H. F. Man. QST, srpen 1949.

# ODMAGNETOVÁČ

Protějškem k návodu na přístroj ke zmagnetování magnetů ve služebních a jiných přístrojích z radiotechnického oboru, který vyšel v 9. č. loň. roč. na str. 224, je popis prostého a levného odmagnetovače k odstranění magnetismu z jemných mechanických nástrojů a z hodinek.

**Z**magnetuje-li se nám šroubovák nebo pinceta, špatně se pracuje s drobnými ocelovými součástkami, které nástroj tvrdosíjně drží. Jestliže se při práci s přijímačem přiblížíme s náramkovými hodinkami na př. silnému magnetu reproduktoru, zmagnetuje se vlásek, po př. stupni kolo a kotva, a hodinky se bud předcházejí nebo pozdě více než kolik se dá upravit změnou délky vlásku u nepokoje, nebo jdou vůbec nepravidelně, podle toho, která součást a v jaké formě byla zmagnetována. Dnes běžná střídavá elektrická síť umožňuje poměrně snadné vyléčení postižených předmětů z nežádoucího magnetismu, a proto popsáný odmagnetovač má použití nejen v dílnách hodinářských, nýbrž i jinde.

Vzduchovou cívku z dosti jemného drátu, která má dutinu vhodného tvaru a velikosti, protéká střídavý proud ze sítě, který, jak víme, mění svůj směr 100krát za vteřinu. Proud vytvoří v dutině cívky a v jejím okolí magnetické pole, které kmitá stejně, a slabne, vzdalujeme-li se z dutiny cívky, dosti rychle. Vložíme-li do dutiny takové cívky zmagnetovaný předmět, přinutí jej magnetické pole cívky k rychlým změnám magnetismu, jaké vykonává samo. Když předmět z dutiny cívky vytáhneme a vzdálíme jej dostatečně daleko (na př. asi 1 metr) dříve než proud v cívce přerušíme, zmenšíuje se magnetující síla až na hodnoty blízké nule, a přitom stále kmitá z jednoho směru v druhý. Tím způsobem odstraní stálý magnetismus předmětu prakticky úplně.

Pro opravu hodinek a pro většinu odmagnetovávaných předmětů vyhoví podlouhlá cívka tvaru podle výkresu a snímku. Kostru vyrobíme ze dvou pertinaxových čel, z pertinaxové trubky po délce proříznuté, která vytvoří oblé části dutiny cívky, a z tenkých pertinaxových destiček na spojení mezi nimi. Kostru sestavíme a zajistíme slepením, po připadě hřebíčky do předvrtných otvorů. Pro odmagnetování postačí podle zkoušek účinek 100 až 200 ampérzávit. Protože přístrojek bývá v chodu jen občas a po několik vteřin, můžeme drát proudově více zatížit než na přístrojích, určených pro trvalý chod. V připojené tabulce jsou údaje vinutí pro různý drát, proud a napětí. V prvním sloupci je průměr drátu  $d$ , dále počet závitů  $n$ , příslušný proud  $I$ , délka drátu  $l$ , odpor vinutí  $R$ , a napětí  $E$ , na něž smíme vinutí připojit. Ve všech případech dosáhneme asi 200 Az, hustota proudu je  $5 \text{ A/mm}^2$ , t. j. asi dvojnásobek obvyklé, vinutí bude mít zhruba stejnou váhu a spotřebu místa na cívce. Použijeme drátu isolovaného smalem; vinutí prokládáme pásky papíru asi po 500 závitech.

Cívku upevníme na základní destičku a opatříme trvalým přívodem proudu ze sítě. Nemáme-li vinutí právě na napětí sítě, doplníme cívku odporem, (ve sche-



Odmagnetovač nástrojů a hodinek se zvukovým návěstím a tlačítkem na základní destičce.

matu značen  $R$ ), který vypočítáme podle vzorce

$$R = (\text{napětí sítě} - E) : I \quad (\text{k}\Omega; \text{V}, \text{mA})$$

$$W = (\text{napětí sítě} - E) \times I : 1000 \quad (\text{watty}, \text{V}, \text{mA})$$

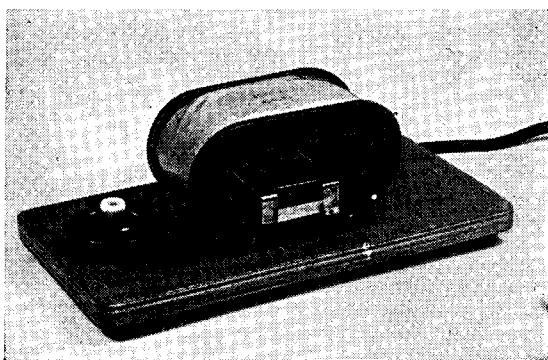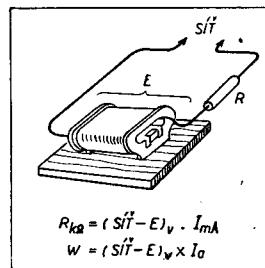Na př. máme cívku z drátu 0,1 mm, vhodnou podle tabulky pro  $E = 80 \text{ V}$ , a chceme jí použít pro 120 V. Předřadíme odporník  $(120 - 80) : 40 = 1 \text{ k}\Omega$ ,



železný plech 0,5 mm sily, který vychází ve dvou jazyčcích z cívky. V jednom je sevřen kousek hodinkového pérka tloušťky pokud lze 0,1 mm a délky asi 20 mm, na šíři nezáleží. Z počátku necháme pérko v sevření jazyčku volně a při chodu přístroje měřme jeho délku tak, až utváří zřetelný rozkmit (ladění do resonance). V té poloze pérko do jazyčku zapojíme, a jemnější retuše provedeme ubrušováním na konci nebo u místa upevnění, až je rozkmit viditelný (bývá asi 2 mm). Při vhodném přiblížení k druhému jazyčku plechu pérko jemně drnčí a prozrazuje chod také zvukově, na dálku.

Odmagnetovávaný předmět vložíme do dutiny cívky, když byla připnuta na střídavou síť, a zvolna, asi 5 cm za vt, jej vytáhneme směrem osy, kolik dosáhneme rukou. Tím je zpravidla odmagnetování provedeno, pro bezpečnost můžeme postup opakovat. Teprve když je předmět aspoň 1 m daleko, vypneme proud v cívce. Jinak by se totiž mohlo stát, že bychom jej znova zmagnetovali stejnosměrným proudovým impulsem, který podle okamžiku odpojení vzhledem k periodě může dosáhnout mnohonásobku proudu ustáleného a jeho magnetující účinek může být značný. Je to podobný případ jako přechodový zjev u obvodu R-C, který byl podrobně popsán v RA č. 3/1947 str. 58. — Při odmagnetování hodinek volme raději proud poloviční, t. j. 100 Az, zejména u hodinek jemnějších. Příliš silné pole by mohlo mechanismus poškodit. Nikdy není nutné k odmagnetování hodinky vydavat z jejich pouzdra nebo dokonce rozebrat na součástky, leda by byly tak velké, že by se do cívky nevešly. Tento údaj, spolu s informacemi o vlivu zmagnetování na chod hodinek v prvním odstavci poskytl mistr hodinář; hodnotu odmagnetovačního proudu 100 Az jsme vyzkoušeli sami. Stejněsměrné sítě se pro tento přístroj k odmagnetování použít nedá.

a bude po dobu zapnutí snášet výkon  $40 \times 400 : 1000 = 1,6$  wattu. Pro krátká zapnutí postačí hmotový odporník 1 W, 1 k $\Omega$ .


Protože přístrojek nesmí zůstat pod proudem, leda při polovičních hodnotách proudu  $I$  nebo napětí  $E$  v porovnání k hodnotám tabulky, a také abychom věděli, zda pracuje, doplníme jej prostým zvukovým návěstím. Do dutiny cívky vložíme

$d$ (mm)	$n$ (záv.)	$I$ (mA)	$l$ (m)	$R$ ( $\Omega$ )	$E$ (V)
0,06	14 300	14	2570	15 650	218
0,08	8 079	25	1440	4 950	124
0,10	5 000	40	900	1 970	80
0,15	2 200	90	400	390	35
0,20	1 250	160	225	124	20
0,25	850	250	144	51	13
0,30	570	350	103	25	9
0,40	320	630	58	8	5

Data pro 200 Az ;  $5 \text{ A/mm}^2$ , stř.závit = 0,18 m.  
Místo pro vinutí 150 mm $^2$ , výška drátu 65 mm.


Data vinutí pro různé tloušťky drátu.

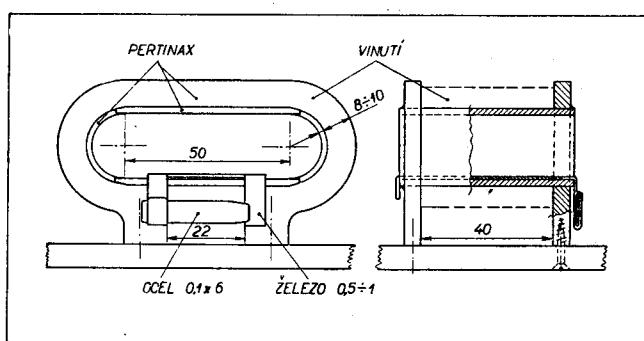Úprava a rozměry kostry odmagnetovače, slepené z pertinaxových dílců, s vloženým rezonančním buzákem-návěstním chodu.


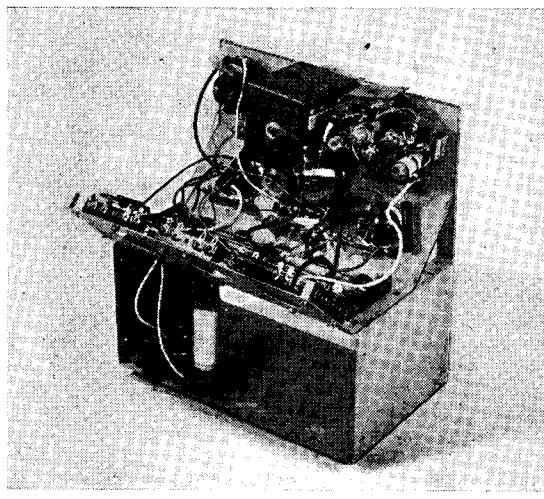
# Nová úprava **KOSTRY** pro zkušební montáže


Zkušební montáž na popisované kostře. Dno spodní části má síť dírek 4,5 mm ve čtvercích 30 mm, k upevnění těžkých součástí.



**K**ověření nějakého zapojení, které jsme na př. nalezli v literatuře, nebo k vyzkoušení nově navržené úpravy je vhodné používat takové montáže, která by jednak zkrátila na minimum sestavení potřebných součástí, jednak dovolila snadné a pohodlné změny, jimiž hledáme optimální hodnoty částí a obvodů. Používá se k tomu upotřebených kostér z rozebraných přístrojů, které však nejsou zvlášť dobré přizpůsobeny uvedeným podmínkám. Můžeme to snadno doložit připomínekou, že je zapotřebí kostru obracet, a že přítom namá na čem bezpečně stát, což je při provisorních, nevalně stabilních úpravách vžádno téma. Proto jsme pro potřebu redakční dílny t. l. už před lety vyrobili stavebnici se základní deskou ze silného pertinaxu a několik držáků na různou součásti, s kterou se poté čtenáři nejdennou setkali na snímcích v tomto listě; popis byl v č. 9-10/1944, str. 53.

Několik autorů popisuje v červencovém čísle časopisu Electronics, na str. 101 jinou úpravu. Zmenšený, zjednodušený a jinak naším poměrům přizpůsobený vzorek ukazují snímky. Jde o žlabkovou kostru s vodorovnou částí střední, s šíkmými postranními pásy, kde jsou otvory pro pří objímky elektronek, a s částí svíslou

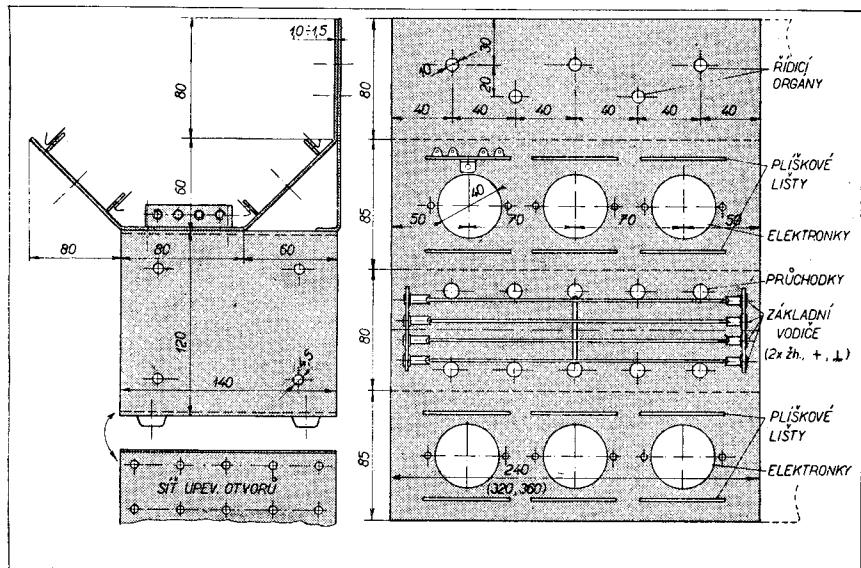Výkres s hlavními rozměry zkušební kostry. Může být o jedno až dvě elektronková místa širší, i tak je však dosti prostorná pro běžné přístroje, a při rozlehlejších konstrukcích je vhodnější spojit několik menších jednotek vedle sebe.




rické úpravy spojky tvaru T a křížové, kombinované po případě s kablovými oky, normálními kolíčky, krokodilký a banánky, a spojovací šnůrky různé délky mají na konci místo u nás obvyklých banánek trubičky, přizpůsobené normované tloušťce spojovacího drátu.

Zatím jsme novou kostru dvakrát vyzkoušeli, a není nutné obsáhlé dovozovat, že se dobré osvědčila. Prokáže dobré služby pro vývojové práce nejen dílnám a laboratořím, nýbrž i jednotlivcům, kteří by sotva našli úpravu příhodnější, a jimž se námaha, spojená s výrobou pomácky, zkrátka vyplácí v snadné a rychlejší práci.
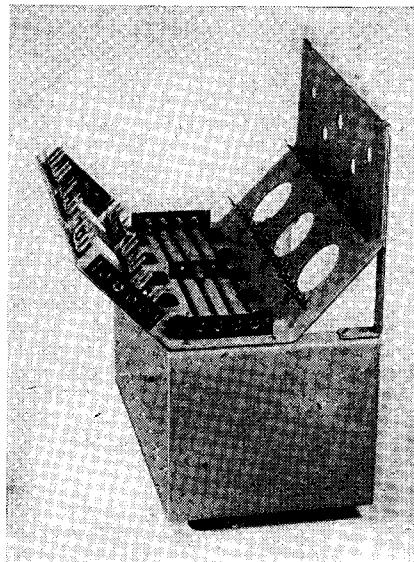
## Použití záznamových přístrojů

Na přístroje k záznamu zvuku, které používaly folii a větve byly založeny na podstatě běžných gramofonových desek, bylo lze pohlížet jako na druh nákladného amatérství s nevelkým významem. Když však vznikly prosté obdoby rozhlasových nahrávacích metod s drátem nebo páskem, který dává dlouhé záznamy a může být prakticky bez opotřebení znova používán k záznamu nových věcí, a zejména když ceny těchto přístrojů vyšly dostupné, vynořila se další cenná použití. Belgický výrobce nabízí svůj drátový přístroj studentům, aby si ověřovali záznamem svůj přednes úkolu, zpěvákům, hudebníkům, hercům a rečníkům k témuž účelu, kinamatérům k výrobě zvukových doprovodů pro jejich němé snímky, tanečním páruům k tréninku na taneční závody (patrně využitelnost), školám k záznamu a vícenásobné reprodukcii přednášek a dležitých projevů, pro spisovatele nebo skladatele k pořízení zachycení nápadů, a ovšem i ostatním použitelům pro účely už známé: diktování, vzkazy, záznamy telefonních hovorů za nepřítomnosti, vlastní snímky celých hudebních nebo dramatických děl bez přerušování, snímky památných událostí, hlasů dětí a rodičů atd. Záznamové přístroje jsou už také sdružovány s rozhlasovými a gramofonovými přístroji, a zdá se, že i kdyby gramofonová deska bojovala sebeusilovnější o své oprávnění, v budoucnu stěží vyloučí záznam na drát nebo na pásek z existence pří nejemších stejně rozvinuté, jakou má dnes sama.

Kostra, na pohled nepraktická, je nicméně velmi užitečnou pomůckou pro zkušební, prozatímní montáže.



# TYMPÁNY A BUBNY

**N**A POČÁTKU BYL RYTMUS!

Tento vpravdě muzikantský citát nám říká, že nástroje, vyznačující v hudbě rytmus, měly být v našich výkladech vlastně na místě prvném, a nikoli posledním, neboť úloha, jež je jim přířená, není najisto poslední. Však také i tympány i populární bubny, bez kterých si nedovedeme představit velký symfonický orchestr nebo pochodující hudbu, ve své prapodstatě jdou až někam do dávnověku k neznámým rasám a kmenům, kde se v primitivní formě zrodily. A to v obojím tvaru. Prádavý buben býval nošen na pochodech a děsil svými údery již na velkou vzdálenost nepřátele, kdežto „tympány“ čili „kotle“, stojící na jednom místě, plnily svou sakrální úlohu při pohanských slavnostech a při nejrůznějších projevech kultu, z nichž tance byly zvláště důleznité.

Ctenář, obeznámený s předcházejícími článci této řady, si ovšem sám domyslí, že naše novodobé nástroje nelze v jejich dnešním typu odvozovat svým rodokmenem ž do tak dalekých. Tympány čili kotle jsou typickým nástrojem rytířského středověku a byly převzaty z Orientu, kde nutno hledat i kolébku převážné části hudebního instrumentáře. Je zajímavé, že první zmínka o tympanech v Evropě se děje v souvislosti se slavnou korunací mladistvého českého krále Václava II. roku 1297, kdy při vyličení pražských slavností dvorní básník mezi jiným zpívá: „Tympana tanguntur voxque tubae resonat“, „bijí do tympanů a trouby zaznívá hlas“. Tyto rytířské „kotle“, jak jsou později nazývány v naší domácí literatuře, jsou jedním z odznaků stavovského důstojenství; některí rytíři jezdící je mají zavěšeny jako kdyži Arabové po dvou při jízdě na koních, zatím co „obecný lid“, pěšáci, pochoduje za rachotu bubnu.

Trvalo ovšem dosti dlouho, než se kotle a bubny z vojenských formací dostaly do symfonického orchestru. Prvenství v tom směru bývá přiznáváno francouzskému skladateli Lullymu, jenž roku 1675 ve své opeře „Thésée“ použil tympány; skoro současně a možná že i o málo dříve kotle se uplatňují u anglického skladatele Locka. Původně bývaly tympány umisťovány v orchestru vždy ve dvojicích, laděny do dvou tonů D - A, tedy do toniky a dominanty, neboť většina skladatelů, mezi nimiž především Händel a Bach, používali kotly ve spojení s trubkami, jež byly laděny stejně. Při jiných stupnicích tympány umílkaly a jejich zvuk potom chyběl. Proto se již za Bacha a Händla vedle prvého ladění objevila i kombinace C - G, potom B - F a u Mozarta i Es - B., Mozart vyladil v několika málo skladbách tympány dokonce do čtyř tonů a umístil potom do orchestru dvě dvojice kotlů. Ještě dále šel Beethoven, který hrá tympány vpravdě zrevolučionoval. Beethoven ladí totiž kotle podle potřeby. Ve „Fideliu“ se mu objeví zmenšená kvinta (A - Es), v jedné větě Sedmé symfonie zmenšená sexta (A - F) a v Osmé i Deváté symfonii nám již zazní nezapomenutelná oktafa. Weber postavil do své-

ho orchestru roku 1801 tři tympany, ale změna se hned neujala a později ji nepoužíval ani její vynálezce. Čechy se zapaly do dějin tympánů výrazně ještě jednou, a to na samém konci jejich vývoje. Do úplné stupnice vyladil totiž kotle nás krajan a známý přítel Beethovena Antonín Rejcha, když při zhudebňování Schillerovy „Ódy na radost“ použil osm tympánů a ohromil tím muzikantskou Paříž. Bezprostředně po nějaké době totiž překvapen ještě stupňoval, když při historicky památné premiéře svého „Requiem“ posadil osm tymanistů k šestnácti kotlům. Pod dojemem těchto novotností se přelaďování tympánů ve skladbách neodmyslitelnou samozřejmostí a skladatelé dnes mohou svěřit kotlům rytmický úder v kterémkoli hlubokém tónu. Na ladění v určité stupnici nebo v určitém tónovém intervalu přitom vůbec nezáleží. Gustav Charpentier ve své „Louise“, jež byla kdysi tak populární na našem „Národním divadle“, přelaďuje tympány během večera přiblížně asi tisíckrát.

To by ovšem vůbec nebylo možné bez technického zdokonalení někdejších primitivních kotlů. Tympán má známý polokulovitý tvar a jeho hořejšek je potažen napjatou koží, původně přitaženou šesti až osmi šrouby. Staré kotle měly dole ozvučný otvor, od kterého se nahoru rozširoval trychtíř přibližně půl stopy vysoký a při svém ústí 8 až 10 palců široký. Nové tympány jsou měděně položky bez tohoto otvoru. Také rozdírem jsou proti starým tympánům větší. Dří-

vější průměr kotlů býval 56 cm až 62 cm, kdežto dnes je obvykle 60 až 66 centimetrů. Zprvu se tympány přelaďovaly utahováním nebo povolováním šroubů. To ovšem bylo velmi zdlouhavé a skladatel byl vždy nucen odpočítat do stejně dlouhou řadu taků a tím se připravit třeba i o potřebný účin kotlů v předcházejících částech skladby. Vynálezcem z mechanizovaných tympánů se stal především E. Pfundt, původně studující teologie, kterýho Mendelssohn získal pro orchestr v Lipském Gewandhausu jako tymanistu a který ve hře na kotle patřil k nejlepším představitelům tohoto rytmické tak významného nástroje. Šrouby se točilo nyní najednou. Systém, který byl mechanizován ostatně i jinde, postupem doby se stále zdokonaloval. V Paříži bylo vynalezeno ladění pedálové, kdy ke změně tónu stačí sešlápnutí. V jiných systémech se ladí sešlápnutím pedálu a současným otocením hlavního šroubu, jenž působí na šrouby ostatní. Na moderně konstruovaných tympanech je možno rázem přečíst i ladění. Nové zařízení je tak praktické, že umožňuje hru ve všech chromatických stupnicích. Přesto skladatelé nemohou zacházet s tympany se stejnou bezstarostností jako s většinou jiných nástrojů a musejí si přece jenom ukládat různá omezení, neboť při příliš rychlém přelaďování čistota hry by přece jenom utrpěla. Dnes v symfonickém orchestru se používá skoro napopád již tří a někdy i čtyř tympánů; při třech nástrojích je tymanistovi ladění podstatně usnadněno. Větší tympán vydává při úderu tóny od F do c, menší od B do f. Je ovšem možno vzít tóny ještě vyšší i nižší. Do tympánů se bije nebo se na nich vříti kotlovými paličkami, jejichž hlavice jsou buď ze dřeva anebo jsou po-

## Amaterský záznam zvuku v SSSR

P odle referátu měsíčníku Radio (čís. 9, ročník 1949) na 8. výstavovou radionovou výstavu, na kterou je možno poslat i přesné popisy různých konstruovaných přístrojů se všemi potřebnými údaji, přišlo tentokrát 35 příloh, týkajících se zvukového záznamu. Většina příloh (23) je založena na magnetickém záznamu a jen 12 přístrojů se třevává při zápisu mechanickém. Sovětský radioamatér zde zjednává i s vědomi lepších zvukových možností magnetického pásku i praktické neznititelnosti záznamu běžným používáním. Výstavní jury rozhodla první cenu letos neudělovat, a druhou a třetí rozdělila mezi radioamatéry Myznikova a Božka ze Simeferopolu. Myznikov konstruoval přenosný magnetofon pro reportáže, využívající pro pohyb pásu pěrového mechanismu od Morseova přístroje, takže napájení přístroje je velmi hospodárné. Zdroje proudu jsou nutné pouze pro rezistor. Přístroj je možno přenášet v malém kufríku a zvuk lze zaznamenávat i při chůzi. Magnetofon radioamatéra Božka je určen k zpola pevnému umístění a je přenosný ve třech dílech. Jeho mechanismus používá asynchronního motoru o 30 wattech a rychlosť pásku 456 mm/sek. Záznam používá supersonického podkladu. Konstrukce je dobrě promyšlena a výborně realizována. Třetí cenu dostal demonstrovaný mag-

netofon radioamatéra Karmožického z Gomelu, lehce přenosný reportážní aparát, určený především pro záznam řeči a napájený ze st. sitě. Tím se tuto aparaturu liší od konstrukce Myznikova. Na výstavě se však tentokrát objevil i zajímavý dokument „součinnosti“ magnetického a mechanického zvukového záznamu v konstrukci radioamatéra Platonova z Krasnojarsku. Jde o dva přístroje: jeden je pro magnetický záznam, druhý pro záznam na desku. Na téže aparaturně je umístěno i zařízení pro reprodukci gramofonových desek. Proto je možno na tomto přístroji zaznamenávat na magnetový páš, na folii, přehrát desky a přímo na ně nahrávat, dále reprodukovat záznam s pásu nebo přenést magnetický záznam na desky. Tato poslední možnost může přinést v budoucnosti velké výhody.

Za tento přístroj byla Platonovova příručka čtvrtá cena. Téměř všechny přístroje na výstavě měly rychlosť 180 mm/s nebo 456 mm/s. Na konferenci konstruktérů, jež byla z výstavou spojena, byla mezi jiným nadhozena otázka, zda by pro amatérský záznam neměla být vybrána jiná rychlosť mezi hodnotami, jichž se zatím používá. Navrhovatelé to motivovali tím, že rychlosť 180 mm/s nedovoluje dostatečně kvalitní záznam, zatím co rychlosť 456 mm/s je pro radioamatéra příliš nákladná. Časopis Radio doporučuje, aby se s novou rychlosťí provedly nejprve různé zkoušky, a prozatím aby se setrvávalo při rychlosťi 456 mm/s, která amatérům umožňuje nesporné kvalitní záznam. V. F.

taženy koží nebo hubkami. Tím ovšem je dosahováno různých odstínů v prednesu, a již Berlioz doporučoval skladatele, aby přesně udávali, kterých paliček měl být pro skladbu použito. Minulé doby pro ztlukení kotlů používaly suknou, kterým napjatou jejich blánu povlékli, a v partituře se potom objevovalo označení *timpani coperti*, ale moderní doba při různých druzích paliček může po nechat kotle nepřikryté a přece dosahout stejně účinného, ba snad ještě výraznějšího sordinovaného zvuku.

V těsném sousedství tympanů je nutno uvést buben, který se v našich orchestrech vyskytuje ve třech hlavních podobách. Uvedme na prvném místě *velký buben*, zvaný v partituře *gran cassa*, čili také turecký buben, jež za tureckých vpádů přinesli do Evropy janičáři. Jeho kruhový rám je pravidelně ze dřeva, přibližně 40 cm široký, a průměr kruhové kůže 50 až 75 cm. Blána bývá napjata buď provazovým šněrováním nebo řidčeji šrouby. Tón je neurčitě výšky a dobré zapadá do různých souzvuků. Tluče se krátkou paličkou, která bývá vpředu opatřena silnou plstěnou podložkou. Do symfonického orchestru uvedl „turecký buben“, a to výslovně s tímto označením, operní skladatel Gluck roku 1764, ale zpopularisoval jej teprve Spontini na počátku 19. století, opět v Paříži. Vedle velkého bubnu se uplatnil *malý buben*, zvaný prostě *cassa* nebo *tamburo piccolo*, který v 18. století, kdy proniká do operního orchestru, má přibližně stejnou výšku a šířku, asi 40 až 45 cm, má obě blány připevněny šněrováním a má dřevěnou luby. V minulém století se konstruují již luby kovové a šněrování bývá někdy nahrazováno šrouby. V té formě známe malý buben dnes. Třetím v tomto běžícím skupenství je tak zv. *buben vifívý, tamburo rulante*, vyznačující se značně vysokým rámem, často dvojnásobným proti malému bubnu, ale bez řinčivých šnůr, jež u malého bubnu jsou zpravidla přetaženy přes spodní blánu. V devatenáctém století zarahotil malý buben zvláště výrazně v prvních taktech ouvertury k opeře „Zlodějská straka“ a vynesl také skladateli prezédku „Tamburo-rossini“ v domnění, že on uvedl tento instrument do symfonického orchestru. Ve skutečnosti Rossini jenom opakoval to, co před ním učinil již Gluck. Na malý i vifívý buben se ovšem hraje nikoli jednou, nýbrž dvěma paličkami. *Vojenský buben*, čili *tamburo militare*, je dobré znát všem malým i velkým klukům, kteří si někdy vykračovali s pochodující hudebou (a který pořádný mužský si někdy s vojenskou kutálkou nevyšlápl?); měří v průměru 32 až 38 cm, má luby kovové, blány napjaté šrouby a na spodní blánu vždy řinčivé šnůry, které nás všechny uvádějí při závěrečném víru před blížícím se úderem činěl a velkého bubnu do napjatého očekávání, který vlastně pochod se ozve.


#### **Novy časopis pro elektroakustiku**

Srpové číslo *Audio Engineering* oznamuje, že americká *Audio Engineering Society* začala vydávat měsíčník (*Journal of the A. E. S.*) s obsahem, zaznamenávajícím přednášky a příspěvky členů a odborníků. Společnost i její časopis mají za své hlavní obory psychoakustiku, elektroniku, stavební akustiku a konstrukci přístrojů.

## **Josef Bohuslav Foerster**
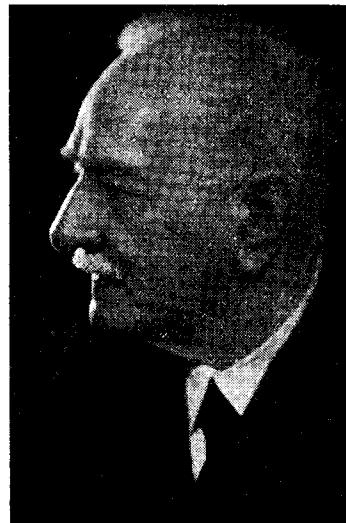
### **k devadesátým narozeninám Mistrovým**

„Máme-li žít, skutečně žít, krásně a moudře, musíme žít tak, jako bychom zde měli zůstat na věky, ale zároveň být připraveni odejít každou chvíli.“  
Josef Bohuslav Foerster



**N**áše foersterovská diskotéka neroste zdaleka tak rychle, jak by dílo skladatele takového významu zasluhovalo. Prvou událostí při nahrávání Foersterova díla, událostí, jež vzbudila pozornost i daleko mimo Československo, byl neobyčejně zdafilý pokus mezinárodní společnosti Polydor, která si před dvaceti lety pozvala Převecké sdružení moravských učitelů ještě s nezapomenutelným Ferdinandem Vachem do Berlina a tam nahrála několik slavných čísli jejich repertoáru, mezi jiným i populární Foersterovy sbory: „Oráč“, „Polní cestou“ a „Píseň lidu“. Kvalita těchto snímků nebyla dodnes předstížena a vzbudila tehdy také mimorádnou pozornost. Později se o podobné nahrávání Foersterových sborů pokoušela společnost His Master's Voice v Praze, ale nahrávací zařízení zjevně nestačilo. Domácí výrobny počaly po úspěšném nahrávání Scherzu z Foersterova dechového kvinteta v podání „Smetáčkové“ přihlížet k větším dílům Mistrovým teprve za války a zejména ovšem po provedeném znárodení. Jejich zásluhou máme dnes nahrány různé lyrické písni s osobním doprovodem skladatelovým a také rozkošný melodram „Tři králové“ v srdečně prohlášeném podání Růženy Nasákové, opět za účasti autorovy u klavíru. Došlo i na zachycení několika scén z Foersterovy nejznámější opery „Evy“ v podání orchestru a pěvce Národního divadla a můžeme snad doufat, že jednou se dočkáme nahráni i úchvatného závěrečného Evina monologu, ne-li vůbec celistvého zápisu této opery, která by si v zájmu propagace české hudební tvorby takové pocty jistě zasloužila. Velkým darem k Mistrovým devadesátinám je však již loňského roku připravené nahrávání nejvýznamnější Foersterovy IV. symfonie c-moll, op. 54, kterou Foerster počal psát roku 1904 v Hamburku, kterou dokončil později ve Vídni a které dal podtitul „Velká noc“. Prvou její částí je obraz velikonoční, vybavovaný očima dospělého, druhou je hudební rozpomenu na čisté dojmy dítěte z věčně živé velikonoční poslední v přírodě a celém venkovském životě. Třetí část, nadepsaná „Solitudo — coeli janua“, čili Samota — brána do nebes“, je pokornou modlitbou srdce, které čtí ve chvíli milosti všudyprítomnosti Boha. A poslední věta, vystavěná ze tří themat a vyvrcholená velkolepou fugou a monumentální polyfonii, se vstupuje až v rozjásaný hymnus, oslavující vítězství Spasitele a dobrých myšlenek nad silami zla a temnot. Jde o šťastný počin národního podniku Gramofonových závodů v mnohem ohledu. Jíž to, že Foersterova IV. symfonie je prvnou českou symfonii, která je u nás nahrávána, aniž předtím byla nahrána někde jinde, samo podtrhuje důležitost, kterou jí uměleckí poradci našeho gramofonového průmyslu přikládali. Ale také realisace plánu se podařila. Na šesti velkých deskách (Supraphon, obj. č. 15057–62) Foersterovo dílo zní v rozezpíváném a krásném

gradovaném podání České filharmonie v celé své melodicke kráse, rytmické údernosti, monumentalitě i lyričnosti. Doufajme, že je to příslib do budoucna a že letošní Foersterovo jubileum naši diskotéku obohatí i o jiná díla mistra, jenž je českou významností tolik uctiván a milován.

### **Návštěvou v Gramotónu**

**V**rubrice pražských divadel objevilo se před nějakou dobou i Divadlo hudby, mající vysvětlující podtitul Gramotón. Řekněme nejprve, že je pro pražské návštěvníky i pro příchozí z jiných míst naši vlasti příhodně umístěno v průchodní pasáži, která spojuje Václavské náměstí 43 s Opletalovou ulici 5. Najde je každý snadno, neboť již pasáž sama upoutá svými výkladky, vztahujícími se ke gramofonové výrobě desek i jejich kulturním výsledkům. Místnosti, zařízené znárodněnými gramofonovými závody, jsou vkusné a účelné. Nahoře je prodejna desek a v přilehlých místnostech je aranžována výставка, podávající instruktivní přehled o výrobách našeho gramofonového průmyslu. K dispozici návštěvníkům jsou samozřejmě i sestavené tištěné seznamy, ve kterých si podle obořu můžete zjistit, co je možno koupit na deskách znárodněných gramofonových závodů. V jiných vyložených sešítech naleznete zase desky, které vám za režijní poplatek budou přehrány v oddělených kabinách. V tomto seznamu je mnoho vzácných nahrávek, které dříve nejsou na trhu ani v cizině. Desku, která vás zajímá, napíšete na objednací lístek, odevzdáte jej obsluhujícímu zaměstnancům a za chvíli vám v pohodlně zařízené kabině desku přehrál na dokonalém přístroji. Někdy ovšem musíte čekat, neboť naslouchací kabinu bývají obsazeny, ale jsem přesvědčen, že opravdový gramofil se v tomto světě dobré usporádaných sezonách přehravacích přístrojů, přečetných desek a fotografií nudit nebude. Ostatně rád pro přehravání desek vás poučí, že v kabinách je možno poslouchat i po skupinách, když se návštěvníci, kteří by nechtěli čekat, dohodnou o společném programu. Režijní příspěvek ovšem musí zaplatit každá osoba. Budíž zde ještě pojmenováno, že archiv desek, určený k přehrávání, je neustále doplňován a rozširován.

Divadelní část Gramotónu je umístěna v dolejší části budovy, kde je i bezplatná šatna. Je tam vyvýšené jeviště, které je

možno bud plně využít pro koncertní či jiné produkce nebo k promítání filmů, nebo je skoro zastřít různými závěsy a připravit tak posluchače pro poslech reprodikované hudby z neviditelného zařízení. Pokud jsem si sám mohl poslechem ověřit, je přenos zpěvů i reprodukované hudby překvapivě věrný a z desek je tu asi vytěženo maximum toho, co mohou vůbec dát. Ostatně na soustředěm poslechu a napjatém tichu posluchačstva (gramofilové jsou zjevně národní nejen hudbu milující, ale také když podivu disciplinovaný) je patrné, že většina návštěvníků je si mimořádných kvalit této reprodukce dobré vědomá. Poslouchá se přitom nejen v krásném, skoro intimním prostředí, ale v pohodlí, které v jiných divadlech nebývá.

V tomto divadelním sále jsou odpoledne a večer pravidelně tři představení, ke kterým se výjimečně v noci ve 22.30 hodin nebo zase dopoledne připojuje ještě čtvrté. To je onen „nepřetržitý provoz“ od 15 do 22.30 hodin, o kterém mluví reklamy tohoto divadla. Prvé představení je v 15 hodin, druhé v 17.30 a třetí v 20 hodin, každě se samostatným programem. Jedenotné vstupné na místa k sezení se pohybuje mezi 15–30 Kčs a k stání mezi 10 až 20 Kčs, podle předváděného programu. Většina pořadů je uváděna instruktivně napsanými a dobře přednesenými úvody a také poznámkami k jednotlivým deskám, takže posluchač je veden i k hlubšímu pochopení hudby. Mnohé produkce jsou doprovázeny i promítáním filmu a zase zase pohostinskými vystoupeními našich umělců, takže se tu v některých pořadech prolíná živá autentická hudba nebo recitace s reprodukovanými tóny a hlasami, což je jistě šťastný nápad, který ke gramofonové desce může přivábit nové zájemce, a naopak výrazně podtrhává její neodlučnou souvislost s živým uměním dneška.


Reperoár divadla hudby má již nyní – vlastně na samém počátku jeho provozu – úctyhodný rozsah a jeho zaměření se zjevně snaží pracovat ke kulturnímu povznesení jak výběrem programu, tak jejich kvalitou. Tak na př. v jediném týdnu od 7.–13. listopadu měli návštěvníci bohatý výběr: večer J. S. Bacha s průvodním slovem a ukázkami našeho mladistvého virtuosa B. Novotného, večer Mozart a Praha, večer Fr. Schuberta písniemi a dvěma symfoniami („Nedokončenou“ a „Tragickou“), předvedení Verdiho „Requiem“ s vynikajícími italskými sólyisty, jak bylo nahráno v chrámu sv. Petra v Římě, celovečerní provedení Bizetovy „Carmen“ v podání milánské „Scaly“, večer Artura Toscaniniho nejen s deskami, ale i s filmem, sovětskou symfoničkou hudbu (Šostakoviciho Pátou symfonii a Chafutjanovou Houslový koncert v podání Davida Oistracha), dále odpoledne sovětských písni, ale také černošské spirituály, potom program z historie českého jazzu nebo klavír v jazzové hudbě, nebo celovečerní program Bing Crosby, retrospektivní pásmá slavných mistů zpěvu, a to živých i mrtvých, a konečně programy z děl zasloužného Jaroslava Ježka nebo někdejšího Osvobozeného divadla. Jak se však Divadlo hudby přimyká k současnosti námi právě prožívané, vidíme i z celovečerní dramatické montáže z díla Julia Fučíka „Milujeme svůj národ“ nebo z večera Pří století Moskevského uměleckého divadla, kde nezapomenutelné hlasys herců této jedinečné scény jsou vzápěti konfrontovány s interpretativní tvorivostí našich českých umělců, nebo z nedělního matiné, zasvěceného památce básníka Františka Halase, jehož předčasný odchod je bohužel tak těžkou ztrátou pro české umění.

V. F.
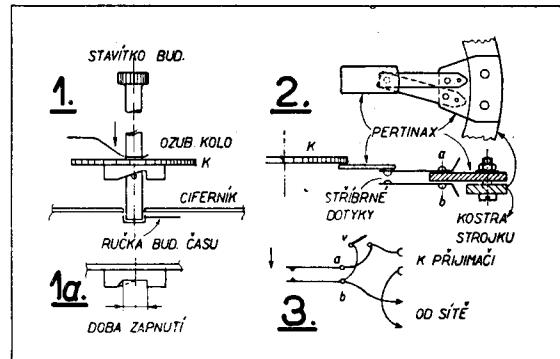
## ČASOVÝ SPINAČ

ještě jinak

Vedlejší obrázky znázorňují využití posuvu ozubeného kolečka (na hřidelíku budicího stavítka v obyčejném budíku) k přímému spínání přijímače.



**P**opis přístrojů pro samočinné zapínání přijímače v 10. čísle letošního ročníku t. l. mne podivil k popisu úpravy, které už dlouho s úspěchem používám, nejen pro spouštění přijímače, ale i pro elektrické zatáčení. Podstatou je využití obyčejného budíku, jehož kolečko, na hřidelíku ručky, kterou nestavujeme budicí čas, vykoná v nastavenou hodinu pohyb asi o 2 mm směrem šipky na obrázku 1, a tím sepné dotyky. Už odtud je zjevná cenná výhoda úpravy: budík při akci nevrčí, palička zvonku může být dokonce aretována, nebo nelze-li vyřadit zvonek tím způsobem, zůstane prosíci budicí pérou nenataženo. Budík také nemá zevně žádných změn, bez zdržení může být vrácen své primitivní funkci. Naopak nevýhodou je nutnost jemná a obezřetná práce v jeho útrobách, protože v kostce hodinového strojku jsou vestavěny části pod napětím, a ten, kdo si snad podobný časový spinač sestaví, musí úzkostlivě dbát, aby ani opotřebením ani mechanickou poruchou nemohly části spinače vejít ve styk s kostrou. To jest okolnost, pro niž varuji před úpravou čtenáře méně dovedné a neznalé jemné a důkladné mechanické práce.

Otevřeme-li obyčejný kuchyňský budík, najdeme na hřidelíku stavítka, která točí ručku budicího číselníčku, kolečko K (obraz 1), které se otáčí jednou za 12 hodin, a ve chvíli, kdy vybrání na jeho náboji dojde ke kolíku na hřidelíku stavítka, poskočí asi o 2 mm směrem k číselníku, a tím vybaví budicí mechanismus a zvonek začne řídit. Na vhodné místo kostry připevníme kousek pertinaxu s dvěma dotykovými pásky, měkkými a pružnými, jejichž konce jsou opatřeny připínacími kousky stříbra pro zlepšení dotyku. Jeden z pláštík má připevněn kousek pertinaxu tak, aby kolečko K při svém posunu přitlačilo jeho prostředním dotykem k sobě. Pérou s pertinaxem volme slabší, spodní, samostatné, silnější, a protože kolečko poskočí asi o 2 mm, volme klidový rozestup dotyku asi 1 mm, aby část zdvihu zbyla na stlačení. Malý rozestup dotyku rozpojených nevadí, když spinače používáme především k zapínání, a na st proud, který při rozepnutí poměrně malých proudů nevytvorí oblouk. Pro ss proud by zdvih ovšem nestačil, tam by se patrně oblouk udržel, a bylo by zapotřebí jiné úpravy. Když kolečko K vyjede po šikmém boku ozubu do původní polohy, kontakt se rozpojí.

Uplynění pertinaxu na jemně prkénko, po případě přerušení na nosnou pertinaxovou destičku, můžeme provést přehnutím a spájením objímek z měkkého mosazného pásku. Vzdálenost mezi částmi pod proudem a kostrou hledejme udržet nad 5 mm, a před použitím se přesvědčme o „zelezbetonové“ spojehlivosť konstrukce. Znovu připomínám, že méně dovední učiní lépe, vyberou-li si úpravu s vnějším, odděleným spinačem.

Ozub v náboji kolečka zapilujeme podle obrázku 1a, aby sepnutí trvalo déle (podle libosti 30 minut až dvě hodiny) a vypnutí postupovalo rychleji. Zvětšení sklohu nesmí být ovšem takové, aby strojek nestačil přemoci odpor kolečka. Dbejme, aby kolečko nevlnilo a něházelo, a celého jeho zdvihu bylo využito. Spinačem v, vyznačeným v obrázku 3, můžeme vypnout budík vyřadit, když byl uvedl přístroj na př. ráno v chod, a nadále jej řídíme jeho vlastním spinačem. — Sítový vodič zavedeme do budíku otvorem s gumovou průchodka, v zadní stěně, nebo vůbec plechovou zadní stěnu nahradíme pertinaxovou. Učelný způsob zavedení je na př. ten, že vykonstruujeme podle snímku na str. 233, č. 10 t. l. sítovou zástrčku se zdírkami pro zasunutí druhé zástrčky, a do jednoho mezispoje je zařazen spinač v budíku. Na budík sám nemontujeme zdírkové ani kolíkové spojovací členy sítového rozvodu, protože je záhadno, abychom se s nimi od strojku vzdálili o nejdále.

Ještě jednou, po třetí, upozorňuji na nebezpečnost důkladného zabezpečení hodinového strojku před spojením se sítí a zároveň vyzývám dovedné mechaniky, aby se pokusili využít posuvu kolečka ke spínání ještě jinými vhodnými způsoby tak, aby zdvih dotyku mohl být větší.

Miloš Albrecht


### Z REDAKČNÍ POŠTY

Vážení přátelé.

Oznámuji Vám, že jsem si zhotovil přijímač podle návodu „Návrh a stavba superhetu s věrným přednesem“ v RA číslo 3/1948. Přístroj jsem vystavil do knihovny, kterou jsem si dal pro ten účel zhotovit. Tato investice však stojí za to, protože přednes přístroje je vskutku dokonalý, a je autorem až příliš skromně popsán v uvedeném čísle RA. Zvláště si cením nádherného přednesu hudby s desek, a bohatého přednesu a výběru jazzové hudby na krátkých vlnách, dík mohutné automatici, kterou jsem si trošku obměnil. Přístroj má totiž dvě koncové EBL21, a tedy čtyři diody. Provedl jsem si tedy třídiiodové zapojení podle přiloženého náčrtku. Dále se zabývám úpravou pásmového ladění pro snažší vyhledávání na kv pásmech. Tlumočte mě blahopřání a dík autorům přijímače v RA č. 3/1948.

Miloslav Škoda, Zákupy.

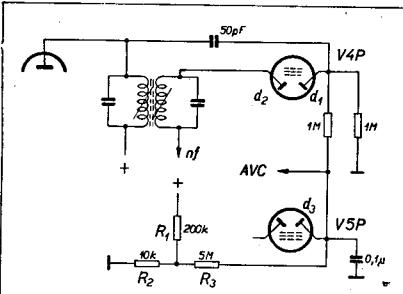Účel a popis třídiiodového zapojení. U samočinného řízení citlivosti s posunutou regulací, používáme k regulaci strmosti diody významně pěs malý kondenzátor (20–50 pF) s prim. obvodem posledního filtru. Žádané zpoždění (posunutí) je způsobeno negativním předpětím v usměrňovacím obvodu regulační diody. Tím jest přijímač až do určitého vstupního signálu neregulován a koncová elektron-



ka má být přitom úplně vybuzena. Automatika začne působit teprve při dalším zvětšování signálu. Skreslení, vzniklé tímto zapojením, bývá až několik procent, a je způsobeno tím, že primár mří trafo je tlumen prvnou diodou jen v těch případech, když v napětí je větší než zpožďovací předpětí. V okamžicích, kdy tomu tak není, nebude obvodem tlumen a v rytmu téhoto změn a v skreslené podobě se bude přenášet přes sekundár mří trafo do nf zesílení, což se projeví podstatným skreslením, někdy i značným, zvláště, je-li velké zpožďovací předpětí a při hluboké modulaci středně silných signálů.

Závady tohoto zapojení odstraníme t. zv. zapojením tridiiodovým, které přenáší zpoždění až do oblasti stejnosměrné, tedy mimo nf signál. Dioda d1, na níž vzniká řídící napětí, nemá zpožďovací (posouvací) předpětí a posunutí nasazené automaticky dosáheme třetí diodou d3, která dostavá kladné napětí na anodu z dělícího napětí R1 a R2. Současně na tu diodu vniká napětí z diody d1, a dokud je napětí vzniklé z téhoto dvou zdrojů, kladné nebo větší než hodnota  $-0,8$  V (při níž přestává propouštět dioda proud), potud je regulační napětí nula. Je-li však menší než  $-0,8$  V, zvětší se odpor diody na skoro nekonečnou hodnotu a regulační napětí odbíráme z odporu (v obrázku  $5\text{ M}\Omega$ ) a nastává zde tedy posunutí automatické regulace bez modulačního skreslení.

## Z REDAKCE

Tímto sesitem se končí 29. ročník Elektronika. Přejeme všem jeho přátelům, čtenářům a spolupracovníkům příjemné svátky a děkujeme jim za všechnu přízeň a poskytnutou pomoc. — Administrace sděluje, že má na skladě dosud všechna čísla letosního ročníku, takže si jimi zájemci mohou vyplnit mezery v ročníku, jehož titulní list a obsah je všit uprostřed tohoto sesítu. — Původní desky na Elektronik bohužel nemáme. Jakmile je budeme moci opatřit, oznámitme to, do té doby prosíme, aby je čtenáři neobjednávali. — K úhradě předplatného bude v příštím čísle připojena složenka, kterou naší přími odběratelé laskavě vyrovnaní předplatné. Zůstává stejně jako dosud, 160 Kč na celý ročník s 12 čísly, 82 Kč na 6 čísel. Přihlášovací lístek pro nové odběratele (dosavadní se nemusí znova přihlašovat), který jsme obvykle spojovali s užitečným diagramem pro kartotékou čtenářů, nemůžeme letos přikládat pro omezený přídej papíru; k přihlášce postačí však dopisnice, adresovaná administraci Elektronika, Praha XII, Stalinova 46.

X

Pana J. B. z Prahy, který po přečtení (snad nedostí pozorném) úvodníku z č. 10 dospel k domnění, že jeho první dopis byl podnětem k napsání úvodníku, ujišťujeme, že tomu tak není. Otiskujeme toto sdělení, protože pan J. B. v žádém ze svých dopisů nedal svou adresu, abychom mu mohli odpovědět přímo, a protože přesto nechceme, aby rozladení z domnělého útoku na jeho čest trvalo zbytečně dlouho. Za pisatele, jehož práv a my jménem je dotčený příspěvek podepsán, sdělujeme ještě, že uvedené případy jsou staršího data, a byly uvedeny se zjevně patrným záměrem výchovným.

## K PŘEDCHOZÍM ČÍSLŮM

Superhetový konvertor s pásmovým laděním (č. 10, str. 229).

Nepozorností při překreslování a kontrole schématu došlo k chybě, za kterou se redakteř čtenářů velmi omlouvá: v zapojení oscilátoru chybí ladící kondenzátor Co, o němž je řeč v textu. Tento kondenzátor má izolovaný stator i rotor a je zapojen mezi oba otocné dotyky přepínače pásem, tedy tak jak bychom jej zařadili do čerchované značeného spojení mezi nimi.

O nových metodách přenosu (č. 11, str. 242).

Ve vzorech (1) opraví si čtenář laskavě značky  $\omega$  za správné  $\infty$ . Nová zapojení pro amatéry vysílače (č. 11, str. 246).

V posledním odstavci 1 sloupce vznikla nejasnost: pásmo jsou dvě, a mají být značena 3,5 a 7 Mc/s. Uvádění do chodu a opravy amatérských přijímačů (č. 11, str. 262).

V předposlední rádce je nutno změnit spojku i z u, aby věta dostala správný smysl.

## NOVÉ KNIHY

K. Havránek: Ruční obrábění dřeva, pomůcka k dělnskému výcviku učňů v truhlářství a v oborech zpracujících dřevo. Vyšlo v hakladatelství Práce, Praha, 1949. Formát A5, 160 stran, 442 obrázků, cena šitého a oříznutého výt. 60 Kč.

Ti, kteří čtenářů, které zajímají práce s dřevem, ať ve spojení s jejich oborem nebo jako širší záliba, najdou v knížce přehled truhlářských nástrojů a prací, který je dobrým vodítkem pro samouka. Početné obrázky doplňují zcela přístupný text a celek, pokud laik může posoudit, neponechává mezer, které by potřebovaly vyplnění.

Č. 9, září 1949, USA. — Moderní zařízení školního rozhlasu, A. W. Schneider. — Novinky v logaritmických mřížidlech, C. J. Lebel. — Problémy akustiky, V. Přehled generátorů, L. S. Goodfriend. — Rycí přenoska se zpětnou vazbou, G. R. Yenzer.

Č. 10, říjen 1949, USA. — Měření při tónových kmitočtech, I. W. L. Black, H. H. Scott. — Konstrukce dokonalého fysiologického regulátoru, J. W. Turner. — O čs. zemních reproduktorech na Strahově, David Scott. — Nový reproduktor s průměrem 38 cm a dvěma membráni, H. F. Olson a d. — Problémy akustiky, VI, hudební nástroje, L. S. Goodfriend. — Zlepšení zvukového přenosu tv. přijímače, C. G. McProud.

## COMMUNICATIONS

Č. 9, září 1949, USA. — Návrh spirálové směrové antény, J. D. Kraus. — Modulace středního úrovně pro tv. vysílače, N. H. Young. — Stykové usměrňovače pro vn. u rozhlasových vysílačů, N. B. Tharp, C. K. Hooper. — Generátor pro synchronní gramofonní motorky, který změnou kmitočtu dovoluje chod při 33,3, 45 a 78 ot/min, K. Brown.

## ELECTRONICS

Č. 10, říjen 1949, USA. — Pokrok v mezinárodní standardizaci, D. G. Fink. — Samočinné řízení výroby. — Krystalová tetroda jako směšovač, R. W. Haagele. — Zmenšování nákladů při výrobě přijímačů, S. A. Tucker. — Měřicí poddajnosti pro kontrolu přenosek, A. M. Wiggins. — Vodivé lisovací hmoty (vodivost blízká rtuti, mohou být spájeny nebo pokoveny). — Odstranění astigmatismu u tv. obrazovek, K. Schlesinger. — Fotonkový vstupní zesilovač s malou výstupní impedanci, N. Alpert. — Radioaktivní měřicí tloušťky pro pohybující se pásy (zeslabují záření beta a gamma úměrně své tloušťce), J. R. Carlin. — Měření fáze při tónových a nadzvukových kmitočtech, E. R. Kretzmer.

## GENERAL RADIO EXPERIMENTER

Č. 4, září 1949, USA. — Standardní pomocný vysílač 1001 A, A. G. Bousquet.

## PROCEEDINGS IRE

Č. 9, září 1949, USA. — Zesilovače s dvoujím proudem elektronů, J. R. Pierce. — Význam vý ozvěny, II, H. A. Hess. — Theorie a návrh filtrů pro mikrovlny, J. Hessel a d. — Stabilizátory pro elektronické přístroje k řešení simultánních rovin, G. A. Korn. — Nový násobicí obvod s použitím pro elektronické wattmetry, M. A. H. El-Said. — Grafické řešení ladění významných obvodů, A. E. Harrison, N. W. Mather. — Rozbor významných magnetických a elektrických obvodů, pro magnetické zesilovače, D. W. Ver Planck, M. Fishman. — Vícenásobné televizní odrazy, E. G. Hills. — Regenerativní zesilovače, Y. P. Yu. — Návrh dissipativních pásmových filtrů s danou přenosovou charakteristikou amplitudovou a fázovou, M. Dishal. — Neutralizace v kathodovém obvodu, J. M. Miller. — Nový způsob hodnocení obrazových zesilovačů podle zkoušky skokem, R. C. Palmer, L. Mautner. — Vzorce pro návrh obvodů reakčních elektronek, J. D. Young, H. M. Member.

## ELECTRONIC ENGINEERING

Č. 261, listopad 1949, Anglie. — Odpyky pro tištěné obvody, W. R. Conway. — Plynulé řešení teploty thermistoru pro biologický výzkum, C. J. Dickinson. — Opravení elektricky zdvojených krystalů křemenových, J. L. Rycroft, I. A. Thomas. — Kapacita vinutí, N. H. Crowhurst. — Přehled nadzvukové techniky, J. H. Hupe. — Universální vizuální zkoušec elektronek, F. L. Hill, C. W. Brown.

## L'ONDE ELECTRIQUE

Č. 271, říjen 1949, Francie. — René Mesny zemřel (8. VI. 1949). — Zaměřovače soustavy „oboe“, P. Besson. — Biologické účinky mikrovln. L. Seguin. — Vyzářování magnetického dipolu v atmosféře stratifikované (?), G. Eckart.

## OBSAHY ČASOPISU

### KRÁTKÉ VLNY

Č. 10, říjen 1949. — Oscilátory L, C a jejich frekvenční stabilita, J. Vackář. — Automatický klíč, H. Rott. — Přístroj na měření kapacity a indukčnosti (oscilátor — pom. obvod — el. voltmetr) Ing. A. Kolesník.

### ELEKTROTECHNIK

Č. 8, srpen 1949. — Hlavní zásady při montáži protiprotuhových prostředků, Ing. J. Souček. — Nové pomůcky k pájení. — Přístroje k hledání min, a j.

Č. 9, září 1949. — Silnoproudá elektrotechnika v atelierech pro zvukový film, Ing. Z. Ledr. — Podrobnosti o ultrafaxu, a j.

Č. 10, říjen 1949. — Elektrické měření mechanického namáhání konstrukcí (změnou odporu přitímených pásků s odporovým vnitřkem). — Mikrofony, Ing. Dr. J. Strnad.

### ELEKTROTECHNICKÝ OBZOR

Č. 18, září 1949. — Grafické řešení dvoupolů s nelineárními odpory, Ing. L. Procházka.

Č. 19, říjen 1949. — Průběh oteplování materiálů, jejichž objemové ztrátové číslo je funkcí teploty, Ing. V. Chůra. — Zajištění asynchron. motoru proti chodu na dvě fáze.

### AUDIO ENGINEERING

Č. 8, srpen 1949, USA. — Vývoj zesilovačů s uzemněnou anodou, C. J. Lebel. — Smazávání zážnamu s páskou stálým magnetem, R. Herr. — Levný přesný profesionální magnetický nahrávač, M. J. Stolaroff. — Problémy zvukové techniky, IV, L. S. Goodfriend. — Elektronický přístroj ke snímání tónových charakteristik na osciloskopu, H. Toomin.

## RADIO EKKO

Č. 10, říjen 1949, Dánsko. — Klasická dvoulampovka pro krátké vlny. — Napájecí přístroj s STV 280/40 pro vysílač. — Elektronový vázaný oscilátor ve vysílači.

Č. 11, listopad. — Pomočný vysílač s Col-pittsovým zapojením. — Universální superhet s miniaturními elektronkami Tungsram. — Přijímač pro auto s elektronkami rimlock a třemi rozsahy. — Dvojitá trioda ECC 40 ve vysílači.

## REVUE TECHNIQUE PHILIPS

C. 3, září 1949, Holandsko. — Betatrony se zezelem a bez železa, A. Bierman, H. A. Oele. — Dvě triody pro příjem dm vln, K. Rodenhuis. — Způsob zjišťování rtuti ve vzduchu, H. V. Suchtelen a d.

## DAS ELEKTRON

Č. 10, 1949, Rakousko. — Zobrazování průběhu magnetických siločar, F. Blaha, S. Schedling. — Použití součtového kmitočtu pro vytvoření mf, nový způsob stavby superhetu, F. Tomek. — Tabulka rakouských přijímačů. — Novinky z oboru reproduktoru.

## RADIOTECHNIK

Č. 10, říjen 1949, Rakousko. — Superhet na baterie i na síť. — Kmitočtový modulátor pro znázornění reson. křivek na osciloskopu. — Přístroj pro nedoslychavé se samostatným řízením citlivosti.

## RADIO SERVICE

Č. 69/70, září—říjen 1949, Švýcarsko. — Radiové zaměřování v přítomnosti, II, A. Dunkel. — Otázky normování televise, W. Gerber. — Miniaturní superhet. — Generátory R, C, J. Dürrwang. — Nový způsob grafického řešení elektrických obvodů, pokr., F. Cuénod. — Elektronkové voltmetry, II, O. Limann.

## RADIOTECHNIKA

Č. 4, červenec-srpen 1949, SSSR. — Michail Vasiljevič Šulejkin. — Oblasti zesíleného využití koncových elektronek ve výkonových rozhlasových zesilovačích, H. L. Bezladov. — Reproduktory třetí trídy (piezoelektrické) s malým potřebným elektrickým výkonem, P. V. Ananěv. — Některé vlastnosti magnetických rychlých přenosů, G. N. Stal.

## PRODEJ • KOUPĚ • VÝMĚNA

Koup. KDD1, prod. RENS24 (100), E447 (100), Urdox U350 5VB (150), Chytíl, Brno, Bolzanova 24. 728

Zrcadlovku 6×6 Voigtl. kompl. prima vym. n. prod. (3500), radiosk. DKE s tlampičkou a chassis b. lamp (500), nová ruč. el. svářec. Siemens (1850). B. Weigl, Brandýs n. L. 52. 729

Prod. 20 kusů ozvučnic 50×50 cm leštěné černé orámované s kroužkem po 500,—. Jan Lorenč, Nedvědice 5. 730

Koup. 2× E452T i jednotlivě. Rudolf Tomášek, Prostějov, Tylova 34. 731

Koup. obrazovku LB8, n. DG7-2, po příp. vyměně, za více: EBL21, P700, P2, EL6, EDD11, EF12, mAmetr 0,5 mA, elka, mezi-frekv. Palaba 465 kc. Václav Říhák, Nivnice u Uh. Brodu. 732

Koup. moder. skřín. na přijímač, bater. lampy, jakékol. reprod. Popis zašle v obálce, odpov. všem. J. Svoboda, Mliečany, okr. Dunaj. Streda. 733

Amatérský pomůž. potreb. el. DF22, DF21, n. DAC21, sluchát. 4 kΩ pap. kond. 3 nF, 2 nF, 1 nF. V. Oško, Bobrovnik, p. Lipt. Siebnica. 734

Prod. hor. slunce s brýl. HWA (2000), voltm. ~ 250 V, 150 Ø n/n (500). Koupím DL21, V. Valigura, Prostějov, Lidická 33. 735

Koup. nutně kompl. RA roč. 1937, 38, 39, 40 a roč. 41 č. 3, 5, 12, roč. 42 č. 3, roč. 43 č. 1, 2, roč. 48 č. 4. Mám roč. 1940 č. 1 až 4, 6, 10, roč. 46 č. 2 až 7, 9. Jindř. Petzold, Praha XIV, 5 května 29. 736

Prod. zach. mech. soustruh výš. špič. 90, toč. dél. 400 s el. mot. 120–220 V (18 000). Vokřál, Teplice II, Rokosovského 850. 737

Koup. přenos. síť, dvoulamp. (750), a krysal. (80), koup. nožičk. KL1. Stanek, M. Žďár 210. 738

Koup. nové n. dobré el. DCH11, DL11, AF7, AC2, 2× AZ1, 6H6, EB11, RG12D60, RG-12D2, STV 280/40, STV 280/80 spis. Zajímav. radiotechn. zaplat. za půjčení schéma něm. přijim. Nora. Prod. sv. Výpočty transformát. (po 80). Ant. Baborák, Chrudim 221/IV. 739

Prod. 2× RV12P2000 (po 150), AF7 (160), vše nové. B. Pospíšil, Brno V, Hlávkova 8. 740

Prod. Sonoretu s el. UF21, UBL21, UY1N, kr. a stř. vlny, dobré hraj. (2600), autodyn. 6 V (1000). F. Kohel, Chýnov u Tábora. 741

Mám kondensátor 4uF 1k/3kV, triál 3×40 pF. Potřebuji RG12D3. V. Šoufek, Radotín 813. 742

Koup. omezovací 1904. Bárta, Praha XII, Hradčanská 37. 743

Mám bezv. 8× RV2P700, 2× P3, dyn. Ø 12 cm, repr. DKE, bat. 3lamp. 20kr. os. P700, v chassis bez skř. Potřeb. DAF11, DCH11-21, DF11-21, DL11-21. J. Kořínek, Brno, Křenová 38. 744

Prod. Omega I (2000). Kučera, Blansko-Klepáč 126. 745

Prod. 2 zesil. 25 W Saba, el. 2× AL5/375, AZ1 (po 3500), dyn. stol. mikr. (1200) zesil. Philips E424, F443, 1831 (3500), kompl. gram. chassis na ss. i st. proud, a aut. vypin. magn. přenos. (3500), 12× RV2P800 (po 120), J. M. Houdek, Liberec XI, Včelařská 6. 746

Prod. úpl. nový měř. přístroj. Avomet s pouzdro. (4432), 5lamp. super. s kov. el. zn. Lorenz s někter. náhr. el. (5000), 2× sluch. starší (po 190), J. Vašíček, Litovel. 747

Vym. Multiva II za fotopřístroj. V. Myšák, Olomouc D, Orzágova 16. 748

Prod. vše el. nov. RV12P2000 (po 115), sluch. 4KO (160), RV12P4000 (po 105), J. Šiška, Neratovice, Tovární 162. 749

Koup. kufř. přijímač na proud i bat. V. Trykar, Praha XII, Stalinova 3. 750

TESLA, závod Přelouč přijme větší počet radiomechaniků, radioamatérů a hodinářů. Stratování a ubytování pro svobodné zajištěno. Nástup zn. „Ihned“. 752

Koup. el. DL25 a 1904, mám el. CBL1, DDD25, PPP4101. Ant. Koštál, Varin 84. 753

Koup. EM4 (11) neb vym. za EFM11, Karel Kyjovský, Opava, Ovocná 42. 754

Koup. navij. na kříž. cievky zn. Mikafil, al. zn. inej. Frant. Toth, elektrot. Galanta, Slovensko. 755

Prod. tov. bat. sup. ř. D11 (3500), tel. Siemens (950). Přenos. Ronette (600). Supra. magn. (920), el. pro kufř. gr. (190), DC11 (150), DAF11 (210), ECH3 (245), ozvuč. 50×50 (240), vše nové. Koup. Sonoretu EL3, 5, 6, 11, EBF2, Veselý, Praha 2, Bělehradská 42. 756

Pred. n. vym. vzd. se amat. praxe, 2×LS50, 2×RG62, 2×6V6/ USAel. E11, U21 a iné hodn. súč. za kv. super. Radione, prip. t. kupin. R. Vítovský, Košice, Soltészova 6. 757

Vym. el. 2× VC11, RQ12D60, VY2, VY1, 2 elektrol. 8MF, potřeb. EF6, ECH4, skříň. Sonoreta B3 hnědá. Jos. Zárybnický, Ohrázenice 54, p. Jince. 758

Prod. dyn. Ø 8 (200), Ø 12 (235), Ø 20 (300), n. vym. za jiné radiosouč. J. Fichtner, Praha II, Václavské náměstí 37. 759

Tovární vf. oscil. typ SM802, rozs. 95 kc až 9,5 Mc ve 4 rozs. modul. frekv. 400 c/s prod. za 650, J. Krygel, Praha II, Biskupská ul. 6, tel. 636-75. 760

Koup. RV2, 4P45, DCH-DL21, DDD25, RA č. 3/41, vym. CO 241 (10X) za ECH21 (2×) a EBL21, prod. gramosk. ořech (1500), Vl. Liška, Prostějov, Dolní 32. 761

Koup. elektr. B430N, n. E444. Zd. Smékal, Olomouc II, J. Sudý 18. 762

Prod. perm. repro. b. výst. Ø 20 cm — 6 W (400), RGN1064 (40), 2× RE074 (140), NHP51 (120), Ing. Baudyš, Čs. přijim. (350), n. vym. za nové el. 2× UCH21, 1× EBL21, 1× UY1N. Vše též nepouž., zánov. J. Dvořák, Třebíč, Brněnská 27. 763

Prod. bat. přijim. Torn 8, rozs. se zdroji, 3× RV2, 4P800 repr. Philips 16 mm s vyst. vše za (3500), Kainz, Praha X, Sokolská 19. 764

Koup. KK2, KBC1, KL1, mám RV2. 4P45, AL4. F. Kořízek, holič, Praha XII, Italská 4. 765

4elektr. radio amer. s vibr. s autoakum. 6 V, 75 Ah, vyměn. Koup. KF4 a E442. Jan Černý, Rokycany 353/II. 766

Prod. bezv. hraj. Sonoretu (2600). R. Diviš, gymnasium, Praha I, Dušní 7. 767

Prod. větší množst. sur. odlitků na nahráv. gramomot. s uzavř. kostrovou podle RA, roč. XXIV, č. 9—12, též jednotl. za motor. rež. cenu 220,—. J. Kružík, Brno, Ptačinského 11. 768

Prod. Torn Eb v provoz. s 2 sad. elektr. a 2 akumul. ((5500), 2× RL2P3 (po 160). Továr. zkoušeck elektr. s voltmiliampérmetrem. 0—500 V, 0—500 mA (3000). K. Jirgala, Sokolnice 183, u Brna. 769

Prod. vše nové. Gramo-mikro zesil. 36 W (8000), elgramo (4000), 2 elty 200 µF/100 V, (po 100), el. RV239 (1250), váz. RA 1935 až 1945 (po 400), Radiolab. 1932—40 (po 200), Radio 1938—44 (po 400), dvoulamp. (2000), prod. j. pís. Jan Vrdlovec, Praha 8, Klapkova 5, n. tel. 778-27. 770

Prod. mAmetr 1 mA—0,1 V (800), Vmetry hodin. Deprez 120 V, 15 V — 150 V (250 a 400), mAmetr 45 V/6 a 250 V (250). K. Vařeka, Brno-Kohoutovice, Potocká 47. 771

Prod. vibrát.-měnič proudů 120 V a 220 V ze ss. na st. proud (po 750), neb vyměn. za elektr. ECH11, EBF11, EL12, UF21 a j. Ad. Čvára, Adolfovce 81, okr. Jeseník. 772

Stol. soustr. t. d. 450, v. š. 100, rozpracov. (4500). J. Kopecský, Praha III, Malostr. nábreží 3. 773

Prod. stol. soustr. v. š. 160, t. d. 300 mm, 6 stup. stol. předl. kříž. suport, 3 čel. univ. skříň. lic. a unáš. deska, 2 Mhroty, 2 klín. remeny, vše v dobr. stavu (3000). F. Kompr, Tišnov, Za Č. mlýnem 213. 774

Prod. 3× RV12P2000 (po 100), 2× RL1P2 (po 150), EF22 (180), EBC1 (210), repro Ø 8 (250), sel. 220/30 mA. Papírník, Strašnice, v olšinách 39. 775

## Užívatel a za redakci odpovídá Ing. Miroslav Pacák

Tiskne a vydává ORBIS, tiskařské, nakladatelské a novinářské závody, národ. podnik, v Praze XII, Stalinova 46. Redakce a administrace tamtéž. Telefon čís. 519-41\*, 539-04, 539-06. Teleg. Orbis-Praha. ● „Elektronik“, časopis pro radiotechniku a obory příbuzné, vychází 12krát ročně první středu v měsíci (změna vyhrazena). Cena jednoho výtisku Kčs 15,—, předplatné na celý rok Kčs 160,—, na ½ roku Kčs 82,—, na ¼ roku Kčs 42,—. Do ciziny k předplatnému poštovné; výši sdílí administrace na dotaz. Předplatné lze poukázat v platném lístku poštov. spořitelny, čís. účtu 10 017, název účtu Orbis-Praha XII, na složence uvedte číselnou a úplnou adresu a sdílení: předplatné „Elektronika“.

Bálgarija: Orbis, Československé tvorčество, Sofia, ul. Rakovská, 100, tel. 709-69. Otisk v jakékoli podobě je dovolen jen s plněm svolením vydatel a s uvedením původu.

● Nevyžádané příspěvky vracejí redakce, jen byla-li přiložena frankovaná obálka se zpětnou adresou. ● Za původnost a veškerá práva ručí autoři příspěvků. ● Otiskované články jsou připravovány a kontrolovány s největší pečí; autoři, redakce, ani vydavatel nejmíjí však odpovědnost za event. následky jejich aplikace. ● Křížkem (+) označené texty zařadila administrace.

Příští číslo vyjde 4. ledna 1950.  
Red. a insertní uzávěrka 12. prosince 1949.