

Elektronik

Časopis pro radiotechniku a obory příbuzné

4

Ročník XXIX . V Praze 5. dubna 1950

OBSAH

O vzniku televise	77
Vysokofrekvenční autogen	78
Elektronkový stabilisátor	79
Měření obecných odporů v oboru UKV	
Transistor, krystal-elektronka	82
Uvádění do chodu a opravy přístrojů z domácí dílny, VII	84
Mezinárodní televizní norma	85
Adaptor pro F-M	86
Pomočný vysílač se všeobecným použitím	88
Úprava speciálních nástrojů	93
Miniaturny superhet na siet	94
Domácí výroba nahrávacích folií	95
Měkké jehly a trvanlivost desek	96
Probírka novými deskami	96
K předchozím číslům, Nové knihy, Obsahy časopisů	98
Koupě - prodej - výměna	99

K návodům v tomto čísle

Pomočný vysílač se všeobecným použitím, otisk štítku na čelní stěnu ve skutečné velikosti, a otisk zmenšeného schématu lze koupit v redakci t. l. za 25 Kčs. Částku připojte v bankovkách k objednávce.

Chystáme pro vás

Přijimač s věrným přednesem pro místní vysílač. • Velký přijimač pro FM. • Výškový reproduktor z krytalového dvojčete. • Dvě úpravy elektromagnetických snímačů pro housle a kytaru. • Nová zapojení měřidel. • Raménko pro přenosku. • Barevná televize RCA. • Fázovací čtyrpól.

Z obsahu předchozího čísla


Přijimač pro začátečníky ještě jinak. Usměrňovač-nabíječ pro autoakumulátory a pod. • Nejmenší přijimač na síť. • Porovnávací můstek s chybou pod 0,1 %. • Kmitočtový standard s křemennými krystaly. • Použití šumové diody. • Elektromagnetická zapojení běžných elektronek. • Proudy řídící mřížky elektronky. • Fotokopie bez aparátu.

Praha sídlem O.I.R.

Programový týdeník „Náš rozhlas“ přináší ve 12. čísle zprávu o přesídlení ústřední mezinárodní rozhlasové organizace O.I.R. (Organisation Internationale de la Radio) do Prahy. OIR byla založena v roce 1946 v Bruselu a sdružovala 28 evropských států; všechny evropské rozhlasové SSSR, země lidových demokracií, Francii, Belgii, Holandsko, Itálii, Finsku, Egyptu, Jugoslavii, Vatikán, Monako, Lucembursko, Tunisu a Syrii. Tato organizace vyvíjela činnost technickou, programovou a právní. Technické ústředí v Bruselu kontrolovalo dodržování přidělených kmitočtů podle tak zv. luxernského plánu z roku 1934. Tento plán byl během doby značně pozměněn, zejména během válek a po ní, protože některé státy obsadily kmitočty, které jim nemáležely. Důsledkem toho byl známý tisícný stav na rozhlasových vlnách, kde zdaleka nebylo lze nalézt přiměřený počet pořadů vzdájemně nerušených. Proto byla svolána konference do Kodaně v letech 1948, o niž v čísle 11/1948 t. l. referoval jeden z čs. zástupců, Dr Jan Bušák. Výsledkem konference byl tak zv. kodaňský plán rozdělení vln, který vstoupil v platnost 15. března t. r.

Kromě OIR existovala také původní organizace UIR (Union Internationale de la Radio), která až do druhé světové války sdružovala většinu evropských rozhlasů. Po založení OIR zbylo v ní 11 rozhlasů, včetně fašistického Španělska. Britská rozhlasová společnost BBC se zúčastnila v roce 1946 přípravných jednání při zakládání OIR, ale členství v ní v poslední chvíli odřekla (nebyla ani v UIR), když nemohla prosadit požadavek, aby pět z osmi členských rozhlasů SSSR bylo zbabaveno plnoprávného členství. To vedlo – zřejmě po předchozích dohodách – k vystoupení celé rady západních států z OIR k 31. prosinci 1949. V OIR zbylo po jejich odchodu celkem 17 členů, včetně Finska, Jugoslavie a Syrie.

Mořmádová valná hromada OIR, konaná počátkem ledna t. r. v Praze, se usnesla přenést sídlo své organizace do Prahy i s technickým a administrativním zařízením. Kontrolní středisko bylo urychleně vybudováno s velikou péčí a pozorností v blízkosti Prahy; třídy denních prací na výstavbě se zúčastnilo brigádnicky 760 pracovníků rozhlasu. Administrativní středisko OIR je v Praze XVI, Mozartova ul. 1970. Tam se také 1. března sešla rádiová valná hromada organizace, které se zúčastnilo 16 zástupců rozhlasových organizací z celkového počtu 17. V čele OIR je předseda Alexander Ivanovič Koloskov,

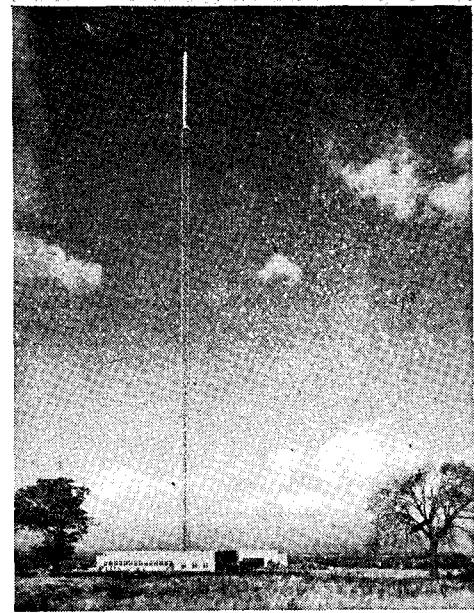

Stožárová antena nového britského televizního vysílače v Suttonu Coldfieldu. Ocelová konstrukce o váze 130 tun je vysoká 250 m. Na vrcholu nese na mřížovém stožáru o výšce 12 m dvě čtverice přeložených vertikálních dipólů. Pod touto konstrukcí je ocelová trubka o průměru 1,98 m a výšce 34 m se třiceti dvěma svislými šterbinovými antenami, 244×30 cm, které jsou určeny pro pozdější rozhlasové vysílání na ultrakrátkých vlnách. Vlastní stožár je rovněž mřížový, trojúhelníkového průřezu, o straně 2,75 m.

náměstek předsedy Všeobecného radio-komitétu SSSR. Jeho náměstek jsou: Mihail Socor, předseda rumunského Radia komitétu, a gen. ředitel Čs. rozhlasu Kazimír Stahl. Ředitelem technického centra se stal na návrh polského rozhlasu Dr Ing. Szulgin, profesor polytechniky v Gdansku. Jeho náměstkem je Ing. Václav Ivanovič Trunov. Dalšími členy správního sboru jsou zástupci albánského, estonského, maďarského a bulharského rozhlasu. Funkci generálního ředitele Čs. rozhlasu Dr. Vojtěch Strnad.


Nejdůležitějším úkolem OIR je nyní kontrola vln, přidělených jednotlivým státem podle kodaňského plánu.

O VZNÍKU TELEVISE

Lounské prosincové číslo sovětského časopisu „Radio“ uveřejňuje zajímavý článek G. Grigoriána o pracích ruských učenců v oboru televise a po prvé cituje z různých archivů dokumenty, osvětlující historii jejího vzniku. Vynikající ruský učenec A. Stoltoff již

přístroj na snímku není tovární výrobek, jak by jeho uhlazený zevnějšek napovídá, nýbrž kmitočtový modulátor, který si navrhl a vyrabil J. Bečvář z Gottwaldova. Ve dnech 11. až 19. února byl přístroj vystaven na radiotechnické výstavce, kterou uspořádala odbočka ČAV s radiotechnickým odborem závodního klubu ROH, národního podniku Svit v Gottwaldově. Výstavka přinesla ukázky výroby průmyslové i amatérské všech druhů, trofeje amatérů vysílačů a byla spojena s přednáškami a promítáním technických filmů. K otevření výstavy odevzdal závodní klub svému členstvu dokonale vybavenou radiotechnickou dílnu.

K. Charuza

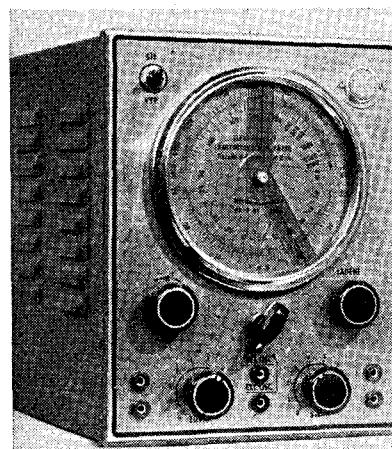

r. 1888 objevil a prozkoumal vnější foto-elektrický efekt — a tento jev byl později v televizi s úspěchem uplatněn. Důležitou etapu v přenosu obrazů na dálku byla idea B. L. Rozinga, profesora petrohradského technologického ústavu, který v roce 1907 navrhl použít pro přenos obrazů kathodové trubice. Rozingova podnět myšlenka byla úrodnou prstí, ze které pak vyrostla televize ve svém praktickém uskutečnění, založeném na použití obrazovky. Proto Rozing je plným právem považován za zakladatele soudobé elektronické televize. Ale za průkopníka televize je považován i druhý Rus, inženýr I. A. Adamian. V ústředním muzeu spojovací služby, nesoucím jméno po vynálezci radia A. S. Popovovi, jsou autorské průkazné práce a patenty I. A. Adamiana, dále nákresy zkonztruovaných přístrojů a posudky ruských i českých vědců o jeho pracích. Vědecké a literární dědictví po Adamianovi přesvědčivě ukazuje, jak originálně byla všechna práce tohoto učence, jenž se usiloval rozšiření různých otázek v televizi.

Svoje výzkumy v přenášení obrazů na dálku Ivan Abgarovič Adamian zahájil v roce 1907 a již tehdy mu byla v cizině vydána celá řada patentů na vynálezy v oboru fototelegrafie. Zájem, projevený Adamianem o přenosu nepohybujících obrazů, vedl jej brzy i k pracím v televizi. První patent v oboru televize I. A. Adamian dosal dne 14. června roku 1920 na „přístroj pro přenos vyobrazení na vzdálenost“. Roku 1925 Adamian konstruoval „přístroj pro vidění neprůsvitnou přehradou“.

Profesor Rozing se vyslovil o Adamianových výzkumech takto: „Považuji pokus, demonstrovaný Adamianem, za velmi zajímavý, jeho vynález již v té podobě, v jaké byl uskutečněn, by mohl prokázat veliké služby.“

Zajímavé jsou myšlenky, jež Adamian vyslovil o přenosu barevných obrazů. Vé svém popisu „př stroje pro vidění neprůsvitnou přehradou“ vynálezce mezi jiným uvádí:

„Mají-li být přenášeny barevné obrazy nebo kresba, je nutno na každém cylindru (nebo na Nípkovově kotouči) navratit otvory ve dvou nebo třech pořadí, při čemž každé pořadí otvorů by mělo být pokryto, na př. barevnými skly, a to takovým způsobem, aby sklo jedné série propouštělo paprsky jenom jedně ze základních barev. Na příklad: prvé pořadí otvorů propouštěti jenom červené paprsky, druhé — žluté paprsky a třetí — modré paprsky. Jsou-li tedy na cylindru tři serie otvorů, bude každé pořadí propouštěti paprsky té barvy, kterou je obarveno sklo příslušné serie...“ (Citováno podle originálu, dochovaného v ústředním muzeu spojovací služby.)

V podstatě tímto způsobem je dnes řešen problém barevné televize. Za jej ho vynálezce zahraniční tisk považuje Anglická Byrd, když v roce 1928 sestříjil příslušnou aparaturu a zkoušebně demonstroval přenos barevných obrazů. Ale jak dokazují nesporná fakt a dokumenty, již tři léta před ním byl princip barevné televize predložen vědecké veřejnosti I. A. Adamianem.

Svoje výzkumy v oboru televize prováděl Adamian po mnoho let. Podle úředního záznamu ze dne 28. dubna roku 1931 dostal autorské potvrzení na „konstrukci automata číškového zařízení pro synchronizaci otáček Nípkovova kotouče“. Předčasná vynálezce smrt v roce 1932 přervala mnohé jeho další výzkumy a nedovolila, aby svoje ideje v televizi i prakticky uskutečnil.

Vysokofrekvenční autogen

J. D. Cobine z laboratoří General Electric sestříjil se spolupracovníky novou dmuchavku, založenou na účinku vvf polí na plyny s dvouatomovou molekulou, na př. dusík, kysličník uhličitý. Magnetron s kmitočtem 1000 Mc/s napájí dvě elektrody — anteny tvaru krátkých souosých valců. Mezi nimi se vytvoří vf oblouk, a tím se dmuchá některý z uvedených nehořlavých plynů. Dálkový teploměr dokazuje, že teplota plynu u ústí není nikak mimorádná; vložíme-li jim však do cesty i těžko tavitevní látku, na př. křemen nebo wolfram, začne se brzy tavit. — Vysvětlén je to, že ve vf oblouku mezi elektrodami se dvojatomové molekuly rozdělují na jednotlivé atomy. Při dopadu na nějakou plochu v blízkosti, kde nastalo rozdělení, se však atomy opět sdružují v původní uspořádání molekul, a to se děje za mocnou vývoje tepla. — Plyny, které nemají viceatomové molekuly, na př. argon a helium, nedávají teplo, nýbrž světlo (pohybem elektronů v atomech, vyvolaným vpolem), ale na př. ruku je možné vložit do proudu plynu bez nebezpečí. (Electronics, únor 1950, str. 120.)

V pramenech, z něhož čerpáme, chybějí podrobnější informace a právě atomické reakce, o kterou tu jde; pokusili jsme se doplnit je sami. Příčinou značné účinnosti ohřevu je okolnost, že prakticky všechno teplo vzniká až při dopadu částeček plynu na povrch ohřívaného tělesa. Nicméně, je-li vytvořeno sdružením atomů v dvojatomové molekuly, musel být příslušný energetický obsah investován do plynu při rozdělení molekul v atomy, čili podle zákona o zachování energie, vyráběné teplo pochází z vět energie vysílače. Magnetron pro 1000 Mc/s může mít trvalý výkon rádu 100 W. Tak malá hodnota stačí k tavení právě pro to, co jsme uvedli na začátku odstavce: energie, uskladněná v rozdělených molekulách, se uvolňuje až na povrchu ohřívaného předmětu. Za doplnění nebo opravu této informace bude redakce vděčna.

Nebezpečí elektronového mikroskopu

Odborníci kalifornské university zjistili nebezpečné silné roentgenové záření u elektronového mikroskopu, používaného v laboratoři, totíž 50 milirentgenů za hodinu, zatímco dávka, která neohrozí obsluhujícího, je asi 2 mr/hod. Příčinou vzniku byl dopad elektronů (kathodových parsků, jak byly jmenovány dříve) na kovové části přístroje a použití obyčejného místo olovnatého skla v pozorovacích okénkách. Proto je vhodné kontrolovat rty záření každého elektronového mikroskopu, aby bylo vyloučeno ohrožení pozorovatelů. (Radio Electronics, 2/50, str. 8.)

Citlivý přenosný galvanoměr

Nové magnetické slitiny umožnily vznik neobyčejně citlivých deprézských přístrojů. Firma G-M Laboratories nabízí růčkový mikroampérmetr s rozsahem (pro plnou výkyvku) 0,6 μ A, což je asi hodnota, které se doposud dosahoval pouze přístroji zrcátkovými. Přístroj má dokonalé magnetické tlumení a jeho systém je zavřen na nylonovém vlákně, které je patrné podstatou jeho robustnosti a odolnosti. (Electronics, leden 1950, str. 209.)

Ultrasonické pajedlo

Před časem jsme referovali o způsobu pájení hliníku fy Mullard. Aby se zabránilo vytvoření povrchové vrstvičky kysličníku, která se nedá odstranit žádnou „pastou“, nechá na letovaný povrch působit ultrasonické kmity. Ty rozruší kysličníkovou vrstvu a umožní tak přilnutí

pájky k povrchu. Jmenovaný výrobce uvedl nyní do prodeje jednoduché zařízení pro tento způsob pájení. Pájku tvoří obvyklý měděný hrot, vyhříváný odporovou spirálou, a niklová tyčinka, tvořící magnetostrukturální vysilač. Celek má výhodnou revolverovou formu. Ultrasonické kmity dodává malý oscilátor uložený v napájecí skřínce. Ačkoliv je nástrój určen pro hliník, hodí se i pro jiné lehké kovy a slitiny, jako je magnesium, dural a p. Výrobce doporučuje použít pro spájení místo obvyklé směsi cínu a olova pájku z cínu a zinku, aby se zabránilo korosi. Jelikož kmitočet je velmi vysoko nad slyšitelným spektrem, nevznikají ani při delší práci s touto pájkou nepříjemné zjevy. (Electronics, 50/leden/str. 34.) O. H.

Ultrasonické detektory cizích těles

Svazek nadzvukových vln, vysílaný do lidského těla krystalovým transduktorem, umožní vyhledat podle odrazů a citlivých detektorů kamínky, střely, kousky skla i dřeva, a tím usnadní operaci. Výhodou je snazší a bezpečnější manipulace s přístroji. I to, že jsou zjištěny i látky pro roentgenové paprsky průhledné. (Radio Electronics, 2/50, 9.)

Nová obloukovka

Obloukové lampy, první zdroj elektrického světla, byly už téměř vytlačeny žárovkami a výbojkami i z ateliérů a projekčních přístrojů. Podle zpráv podařilo se W. D. Buckinghamovi sestříjil novou obloukovku, která možná vytlačí ostatní zdroje pro reflektory a promítací přístroje. Oblouk hoří mezi dvěma tyčinkami ze slitiny zirkonu za teploty asi 3600° K; je velmi stabilní, má neobvyčejně malé rozdíly (obloukovka 1 kW má přesně kruhový oblouk 5 mm) a jas asi 20krát větší než poslední wolframová vlákná (asi osminu slunečního jasu). Spektrální rozdílení světla je vhodné i pro barevnou fotografii a televizi, a jelikož oblouk pracuje bez skleněného obalu (baňky), je také bohatý na ultrafialové záření, což je výhodné pro ultramikroskopii. Vynálezci se podařilo dát obloukovce takový tvar, že nepotřebuje elektromagnetický posun elektrod a s jedním nastavením vydrží hořet několik set hodin. (Electronics, únor 50, str. 188.) — rn-

Průhledné čelní desky měřidel

V oznamení společnosti Heath jsme zhlédli ručkové měřidlo, jehož čtvercová čelní destička odkrývala celý stupnicový štítek přístroje, neboť je zjevně vylisována z průhledného thermoplastu. Výhodou je větší stupnice a její rovnoramennější osvětlení, a jistě také snazší výroba.

Modernisovaný bernardýn



Zachráněný: ... ale ta dřívější úprava měla taky něco do sebe...
(Radio Electronics, kreslil Donohue.)

ELEKTRONKOVÝ STABILISÁTOR

Pro napájení přesných měřicích přístrojů byly před časem zkonstruovány v National Bureau of Standards (americký úřad měr a vah) elektronkové stabilisátory anodového napětí. Přitom se přišlo na to, že stabilisace (poměr mezi změnami vstupního a výstupního napětí) těchto přístrojů je v některých případech mnohem lepší než odpovídalo výpočtu. Věc byla zkoumána a přišlo se na to, že stabilisaci podporují změny žhavicího napětí zesilovací elektronky stabilisátoru. Tento objev umožnil konstrukci stabilizovaného zdroje, který při konstantní zátěži je schopen udržet při kolísání napájecího napětí (resp. sítě) v mezech $\pm 10\%$ výstupní napětí s přesností 0,003 procenta. Zapojení je jednoduché a výsledky skutečně překvapující.

Činnost elektronkového stabilisátoru.

Zopakujme pochody v jednoduchém elektronkovém stabilisátoru podle obrazu 1. Předpokládejme, že poklesnutím napětí v síti klesne i vstupní napětí V_1 o ΔV_1 , a tím i výstupní napětí V_o o ΔV_o .

Je-li napětí E_p konstantní (baterie jako zdroj referenčního napětí), přenesne se celá změna ΔV_o na mřížku V_2 , poklesne tedy její mřížkové napětí, zmenší se její anodový proud a tím i spád napětí na odporu R_2 . Tím se stane mřížka V_1 méně zápornou proti kathodě, statický odpor V_1 poklesne totik, že se napětí V_o vrátí zase skoro na původní hodnotu, malý rozdíl ΔV_o zůstane, protože pro změnu pracovního bodu V_2 je zapotřebí určitého napětí. Stabilisace takového přístroje, vztázená na napětí sítě 115 V, je na diagramu 2, ze kterého vidíme, že změna sítového napětí o 20 V způsobí změnu o 0,15 V při $V_o = 350$ V.


Stabilisace zařízení je dána vzorcem:

$$F = \frac{\Delta V_i}{\Delta V_o} = \frac{R_i \cdot \mu_1 \cdot R_i \cdot N_h \cdot S_{h2}}{R_L + R_i} = 1 + \frac{R_i \cdot \mu_1 \cdot (\mu_1 + 1)}{R_L + R_i} \quad (1)$$

(symboly souhlasí s hodnotami obrazu 1), ze kterého vidíme, že theoreticky není dokonalá stabilisace možná, protože při skutečných součástech nemůže jmenovatel žádného zlomku habýt nulové hodnoty a proto se F nikdy nemůže rovnat nekonečnu, což je podmínka dokonalé stabilisace.

Zatím jsme předpokládali, že žhavici napětí je konstantní, nezávislé na síti.

Kompensace žhavicím napětím. Předpokládejme nyní, že V_1 je konstantní a měříme žhavicí napětí elektronky V_2 . S poklesem žhavicího napětí klesá také emisní proud elektronky, tím spád na R_2 a proto V_o vzrůstá. Vztáhneme-li žhavicí napětí na napětí sítě, dostaneme mezi V_o a napětím sítě V_s vztah, vyjádřený diagramem 3. Vidíme průběh opačný, než závislost V_i (anebo V_s) na V_o . Spojením obou regulací můžeme tedy aspoň v určitém rozmezí dosáhnout úplné nezávislosti V_o na V_s .

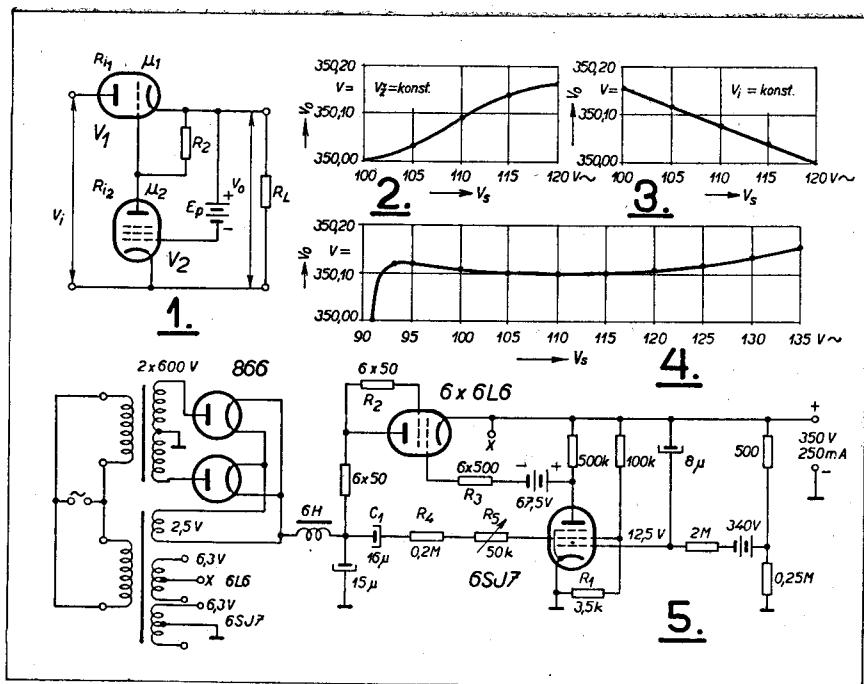

Obrázek 1. Základní zapojení elektronkového stabilisátoru. — Obrázek 2. Závislost výstupního napětí Vo na napětí sítě při konstantním žhavicím napětí. — Obrázek 3. Závislost výstupního napětí Vo na žhavicím napětí, vztázeno na napětí sítě při konstantním vstupním napětí Vi . — Obrázek 4. Charakteristika stabilisátoru podle obrazu 5. — Obrázek 5. Zapojení elektronkového stabilisátoru s kompenzací žhavicího napětí a kompenzačním členem pro rychlé změny sítového napětí.

Stabilisace je potom dána vzorcem:

$$F_L = \frac{\Delta V_s}{\Delta V_o} = \frac{F}{N_p \left(1 - \frac{R_i \cdot \mu_1 \cdot R_i \cdot N_h \cdot S_{h2}}{R_i + R_s} \right)} \quad (2)$$

kde F je stabilisace podle (1), N_p převod vinutí pro anodové napětí, N_h převod vinutí pro žhavicí napětí a S_{h2} je poměr anodového proudu ke změně žhavicího napětí dI_a/dE_h . Jak vidíme z (2), je možné vhodnou volbou S_{h2} dosáhnout toho, že jmenovatel zlomku se rovná nule a tedy F_L se rovná nekonečnu, čili dokonalé stability. S_{h2} je možné v širokých mezech měnit značnou změnou napětí střídavé mřížky. Pokusem bylo zjištěno, že pro zapojení a elektronky uvedené ve schématu 5, je optimální napětí střídavé mřížky 6SJ7 asi 12,5 V.

Pro jinou elektronku a jiná data zapojení bude jiné, dá se však velmi lehce pokusem nastavit (odpor R_1) na správnou hodnotu.

Provedení stabilisátoru pro $V_o = 350$ V a $I_o = 250$ mA je na obr. 5. Regulační dráha je ze šesti paralelních svazkových tetrod. Každá má své odpory R_2 a R_3 . Kompensace žhavicím napětím není však okamžitá, protože vláknko má setrvávost tepelnou, rychlé změny sítového napětí by vyvolaly skoky výstupního napětí. Tomu bylo zabráněno obvodem $C_1 R_4 R_5$, který má stejnou časovou konstantu, jako žhavici vláknko, a při rychlých změnách V_s přenesne tyto změny na střídavé mříž-

ku v takové fázi, že působí podobně jako kompenzace žhavením. O stabilitě zapojení nejvíce povídají diagram 4, kde je výstupní napětí v závislosti na V_s v rozmezí 95 až 135 V. Mezi 105 až 115 V je Vo skutečně zcela nezávislé na síti, kompenzace je prakticky dokonalá. Uvedené úvahy a křivky platí pro stabilisaci a ne pro regulaci (udržování konstantního napětí při proměnné zátěži). Při měření se však v měřicích přístrojích proud zpravidla nemění, nezmenšuje tedy tento fakt podstatně cenu popsaného zapojení. — Podle Research Report No. 2820, National Bureau of Standards, uveřejněného v říjnovém čísle časopisu Journal of Research 1949.) Ing. Otakar A. Horá

Magnetofon s páskem šíře 5 cm

National Recorder Co. vyrábila nový nahrávací přístroj s páskem o šíři 2", t. j. 5 cm, místo obvyklé šíře $\frac{1}{4}$ ", t. j. 6,35 mm. Na široký pásek se vejde vedle sebe dvanáct záznamů, které se přehravají postupně tak, že po dojetí jedné stopy se hlava posune o stupeň výše a pásek se začne pohybovat zpět. To se opakuje na každém konci pásku, až je program dokončen. Při sudém počtu stop odpadá převýšení pásku, neboť poslední stopa končí v začátku první. Pro týž pořad je délka pásku rovna dvanáctině pásku jednoduchého a objem je o třetinu menší; potíže by snad mohla působit nerovnoměrnost pásku. (R. and Television News, 2/50, str. 79.)

Televise očima nevidomých

Australský časopis cituje z amerického pramene zprávu mozkového specialisty Dr. Kriegera, podle kterého jsou jisté výhledky na řešení problému přímého vedení u nevidomých. Podstatou je vhodné dráždění zrakového nervu elektrickými popudy, které by vyvolaly zrakový dojem. Dráždění bylo by odvozeno z televizního přístroje snímacího. Námět je jistě v dohodě s představitelností na podkladě dnešních výsledků techniky a lékařství, ale sotva lze čekat jeho realisaci v dohledné době. (R. H., 12/49.)

konec vedení se *stejnou fází*; vzniká tam teď *kmitna napětí*. — *Proud* se odráží s *opačnou fází*, a na volném konci vedení pak máme *uzel proudu*. — U vedení na konci uzavřeného jsou poměry opačné (obraz 1). Jinak řečeno: na konci otevřeného vedení jako by byl zařazen nekonečně veliký odpor $R = \infty$, musí zde tedy být nulový proud a maximální napětí. U vedení na krátko je odpor $R = 0$ a poměry jsou opačné.

Všimejme si nyní průběhu napěťové vlny (lépe se měří) při různých odporech R . Je-li vlnový odpor $Z_0 < R + \frac{1}{\rho}$, vy- padá průběh podle obrázku 2a.

Poměr

$$\frac{E_{\max}}{E_{\min}} = \frac{R}{Z_0} = \varrho$$

nazýváme *poměrem stojatých vln*. — Průběh napětí podél vedení a tedy hodnoty E_{\max} , a E_{\min} je možné zjišťovat nějakým indikátorem (elektronkový voltmetr, diodová sonda) a zakončující odpor pak snadno vypočítáme ze vztahu:

$$R = \rho \cdot Z_0$$

Pro hodnotu $Z_0 = R$ bude vypadat průběh napětí podle obrazu 2b. Vedení je zakončeno svým vlnovým odporem a odraz nenastává. Energie se plynule odvádí do zátěže a poměr $\rho = 1$. — Pro hodnoty $Z_0 > R$ se rozloží napětí podél vedení podle obrazu 2c. Poněvadž si maxima vyměnila místo s minimy, měli bychom měřit poměr ρ obráceně. Přavidlem však je, nechat $\rho \leq 1$; napříšeme tedy, že


$$\frac{E_{\max}}{E_{\min}} = \varrho = \frac{Z_0}{R}$$

a z toho

$$R = \frac{Z_0}{\varrho}$$

Pro použití stačí si pamatovat, že je-li na konci vedení, zakončeného čistým odporem, *minimum* napětí, pak vždy je hledaný odpor menší než vlnový odpor Z_0 a ten při výpočtu musíme tedy *dělit* ρ . V opačném případě je třeba násobit.

Je snad vhodné připomenout, že jak v prvním, tak v druhém případě je vždy na konci vedení *napětí ve fázi s proudem*. Podobných míst máme na vedení tolik, kolik je tam maxim i minim napětí. Pamatujme si tedy, že do všech míst s maximem a pětí se transformuje zakončující odpor R jako hodnota $\rho \cdot Z_0$, a ve všech místech minima napětí se jeví zakončující odpor jako hodnota Z_0/ρ . Této skutečnosti využijeme v dalším.

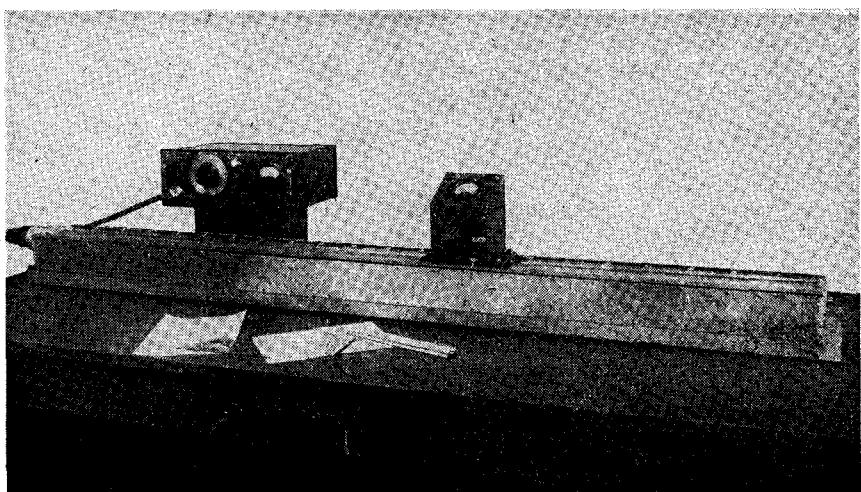

Jak vypadá průběh napětí, zakončíme-li vedení čistou kapacitou nebo induktancí? Obrazy 3a, b ukazují, že se posunou jenom minima resp. maxima, poměr ρ však zůstane nezměněný. Kapacitou tedy otevřené vedení prodloužíme o délku

$$l_1 = \lambda/4 - d_{\min}$$

a induktancí uzavřené vedení zkrátíme o délku

$$l_2 = \lambda/4 - d_{\max}$$

Z técto délek můžeme určit reaktance kapacitní i induktivní, připojené na konec vedení. Hodnoty l_1 a l_2 jsou vlastně délky krátkých vedení, jimiž bychom mohli měřené kapacity nebo induktanosti nahradit. Chová se tedy krátké vedení otevřené jako kapacita, a krátké vedení uzavřené jako induktanost. Velikost obou reaktancí závisí na délce vedení a na jeho vlnovém odporu vztahy

$$X_1 = -jZ_0 \cot \beta l$$

pro vedení otevřené a


$$X_2 = jZ_0 \operatorname{tg} \beta l$$

pro vedení uzavřené.


Veličina β je dána vztahem

$$\beta = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{360^\circ}{\lambda}$$

Všimněme si, že reaktance závisí na periodických funkcích měnných své znaménky

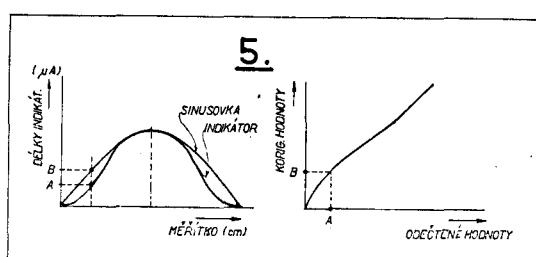

Obraz 5. Pro přesnejší vyhledávání minim na převodové vlny je průběh měřidla opraven podle sinusovky.

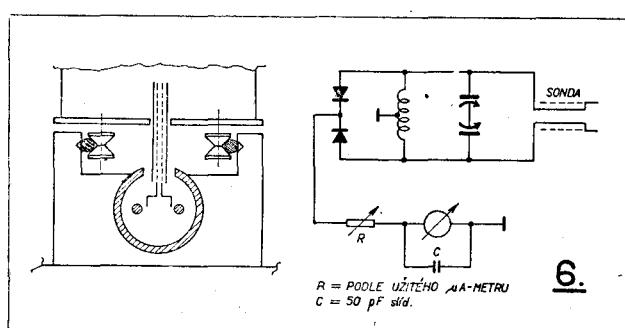

Obraz 6. Úprava a zapojení měřicí sondy (na snímku na str. 80).

ko vždy po 90° . Tedy po délce $\lambda/4$ se mění charakter reaktance. Reaktance kapacitní se mění v reaktanci induktivní a naopak. Pro rychlé určení si zapamatujme, že kapacitní zakončení je charakterisováno pořadím minimum — maximum (směrem od zátěže) a induktivní zátěž je charakterisována pořadím maximum — minimum.

Dosadíme-li tedy do hořejší rovnice l_1 nebo l_2 , naměřené v cm, určí nám X_1 kapacitní reaktanci a X_2 induktivní reaktanci. Nezapomeňme dosadit za λ v týchž jednotkách jako l .

Pro zátěž komplexní, t. j. zátěž, které způsobí posunutí minim a maxim, i vytvoří určité ρ , platí následující vztahy:

$$Z_2 = Z_0 \frac{\rho - j \operatorname{tg} \beta d_{\max}}{1 - j \rho \operatorname{tg} \beta d_{\max}}$$

(platí pro měření maxima);

$$Z_2 = Z_0 \frac{1 - j \rho \operatorname{tg} \beta d_{\min}}{\rho - j \operatorname{tg} \beta d_{\min}}$$

(platí pro měření minima).

Oba mají stejnou platnost a obraz 4 ukazuje, jaké hodnoty se dosazují.

Několik slov o tom, jak je možné takové měření vedení realizovat třeba v domácí dílně a jakých úprav se používá pro přesná měření. Snad každý čtenář zná t. zv. *Lecherovo vedení*, čili dvoudráťovou transmisní linku libovolné délky, tvořenou buď napjatými dráty, nebo trubkovými vodiči, podepřenými v nestejných vzdálenostech trolitulovými vložkami. Vyrobení takového vedení není obtížné, vyžaduje jen trochu místa. Délku vedení volme asi $2/3$ největší vlnové délky, již chceme měřit. Rozteč vodičů nepříliš velikou, zůstaneme u míry asi $0,02 \lambda$. Měřicí konec vedení zachytíme v nějakém dobrém, nepříliš silném isolantu (trolitul, supertinax, micanit) a bude-li nutno, opatříme vedení trolitulovými vložkami, aby byla dodržena přesná rozteč podél celého vedení. Jako indikátor využijeme elektronkový voltmetr, nebo diodový indikátor s laděným obvodem (viz RA, č. 12, roč. 1948). Výhodné je opatřit vedení postranní lištou s měřítkem, o níž sondu při pohybu podél vedení opřeme, abychom dodržovali stálou vzdálenost sondy od vedení. Kdo bude chtít měřit přesněji, provede opravu indikátoru podle sinusovky. Diodový detektor nebude totiž při měření kolem minima sledovat správný průběh napětí, neboť pro malá napětí nemá lineární průběh. Vynesejme si tedy průběh

napětí na milimetrový papír (obraz 5), k tomu nakreslíme vyznačeným způsobem sinusovku. Rozdíl hodnot vyneseme do korekčního grafu, nebo přímo opravíme stupnice indikátoru.

Laboratorní provedení detektoru vidíme na snímcích. Důkladná stavba zaručuje přesnost a stálou vzdálenost sondy od vodičů při pohybu podél vedení. Ve vozíku je diodový detektor s laděným obvodem a zařízením pro spouštění sondy za účelem zvěšení citlivosti. Souměrné vedení je upevněno v mosazné rozříznuté trubce (obraz 6) a přesto, že je dlouhé 214,7 cm, nemá podílných vložek, aby měření nebylo rušeno odrazy a nespojitostmi (diskontinuitami) v poli podél vedení. Vedení má vlnový odporník 150 ohmů a pro zmenšení případného útlumu jsou vodiče strženy. Na obrázku 6 je zapojení sondy. Ačkoli je ladící obvod tlumen diodami (IN34), je citlivost přístroje 50 μ A plně využita. Pro měření s velmi malým napětím je možno připojit kabelem vozík sondy na ukv přijimač. Jako zdroje výstupního napětí se používají vysílače s výkonem asi 3 W, s rozsahem 80 až 350 Mc/s. Souměrný výstup vysílače je připojen souměrným kabelem na detektor. Vysílač je opatřen dekadickým zeslabovačem a při měření je zapojeno zeslabení kolem deseti decibelů k vyloučení vlivu záteže na vysílač. Ve stavbě je širokopásmové symetrisační zařízení, které dovolí použít silnějšího vysílače s výstupem do souosého kabelu. Toto zařízení také podstatně potlačí vliv vyšších harmonických, které značně skreslují měření, zejména použije-li se neladěné sondy.

Souměrné detektory nejsou běžné, a stavějí se jednodušší detektory koaxiální. U nich odpadá přísný požadavek symetrie, mají jednodušší sondy. Souměrný detektor má však výhodu rychlejšího měření souměrných záteží (anten), protože odpadá nepříjemné přeponitávání vlivu balančních vedení. Nejvhodnější je ovšem mít v laboratoři detektory oba.


Popsané zařízení není jenom k měření impedančí. Lze jím určovat na př. dodaný výkon, zjišťovat konstanty šíření vln kabelu a jejich vlnový odporník, nemluvě o možnosti přesného určování vlnové délky. Je možné také přibližně srovnávat jakost dielektrik. Mnohé „kvalitní“ kondenzátory pozbudou tohoto přívlastku, když třeba na 100 Mc/s zjistíme, že se chovají jako čistá indukčnost. To platí i o některých terčkových kondensátořech, nechají-li se přívody příliš dlouhé. Zajímavá vlastnost byla zjištěna u přesných amerických odporníků, uložených v bakelitovém pouzdře. Tyto odpory vykazují mimo induktivní složku řádu 20–30 ohmů pokles reálné složky asi o 10 % při frekvencích nad 100 Mc/s. Zdálo by se, že vlivem skin efektu by měly mít hodnotu vyšší, ale zde je pokles, patrně způsobený ztrátami v bakelitovém pouzdře, které působí jako paralelní odporník připojený k odporníku pro stejnosemerný proud.

Mnohemu čtenáři snad napoprvé připadnou popsané měřicí metody obtížné a složité. Pro uklidnění však musíme dodat, že v praxi se užívá k výpočtu grafické metody Smithovy, a ta celé měření zredukuje na trojí odečtení na detektoru a snadnou manipulaci s grafem. Kdo má o věce zájem, nemusí se bát nezvyklé techniky a připraví se na pozdější dobu, kdy

TRANSISTOR

kryštál - elektronka pro zesilovače, směšovače a oscilátory

Asi před půl druhým rokem referovali jsme na těchto stránkách o *transistoru*, kryštalovém „detektoru“ s dvěma dotyky, který je s to nahradit zesilující elektronku. Podobný rozbor a výklad funkce naleznou čtenáři v české práci [1]. Od té doby, díky intensivní práci v laboratořích Bell a Sylvania, byl transistor zdokonalen a vznikla řada zapojení pro jeho použití jako zesilovač, oscilátor a směšovač. Jelikož se již běžně vyrábí a dodává (výrobek firmy Sylvania, znázemý GT372) a příje jistě brzy i k nám (i když prozatím asi jen do laboratoří škol a průmyslu), seznámíme čtenáře aspoň s několika použitími.

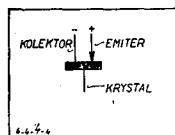

Transistor jako zesilovač.

Původní zapojení transistoru s uzemněným krystalem, je obdobou elektronkového zesilovače s uzemněnou mřížkou (viz obrázek 1). Má malý vstupní odporník R_i 100 až 200 Ω a poměrně značný odporník výstupní R_o 10 až 100 k Ω . Je proto nutno, aby zdroj zesilovaného napětí měl malý vnitřní odporník (150 až 500 ohmů). Jeden stupně v naznačeném zapojení zesiluje napětí až asi o 15 dB. Výstupní napětí má stejnou polaritu jako vstupní. Toto zapojení se však nehodí pro odporově kapacitní vazbu mezi stupni (malý vstupní a velký výstupní odporník); proto je v kaskádném zesilovači schopnost dodat zisk pouze asi 6 dB na stupeň. Je-li však vazba provedena vhodným transformátorem (převod asi 5:1), je dosažitelný zisk 15 až 20 dB na stupeň. S anodovým napětím 50 až 60 V dodá transistor výkon až 50 mW a jeho zesilovací schopnost jde až do kmitočtu 10 Mc/s. To platí pro všechna zapojení.


Zapojení na obrázku 2 se nazývá s uzemněným emitem (emitter = elektroda, mající malé kladné napětí; odpovídá katodě obvyklé elektronky a proto také zapojení odpovídá obvyklému elektronkovému zesilovači s uzemněnou kathodou). Jeho vstupní odporník je 2 až 5 k Ω , výstupní odporník je však záporný (5 až 20 k Ω) a musí tedy mít poměrně značný zatěžovací odporník v obvodu kolektoru (kolektor = elektroda, mající velké záporné předpětí, odpovídá anodě triody), jinak se obvod vlivem

totoho záporného odporu rozkmitá. Napěťový zisk jednoho stupně je asi 25 dB, polarita výstupního napětí je obrácená proti vstupnímu. Zapojí-li se několik stupňů do kaskády, je potřeba dbát opatrnosti, aby se vlivem negativního výstupního odporu zesilovač nerozkmital. Se třemi stupni se však dá snadno dosáhnout zisku asi 55 dB.

Nejjednodušší je zapojení s uzemněným kolektorem, které odpovídá zapojení elektronky s uzemněnou anodou (obrazek 3) a dá se dobře použít jako impedanční transformátor. Jelikož vstupní i výstupní odporník jsou negativní (řádu k Ω), musí být zesilované napětí odebíráno ze zdroje o větším vnitřním odporníku (alespoň 20 k Ω) a také výstupní odporník musí být dostatečně velký. S jediným stupněm je možno dosáhnout zisku napětí asi 16 dB, při čemž se polarita zesilovaného napětí nemění. Zesilovač má zajímavou vlastnost: zesiluje v obou směrech. Zesilované napětí je možno přivést na emiter a odebírat z kolektoru (obrazek 4). Toto zapojení nemá obdobu v elektronkových zesilovačích. Má poněkud větší zisk (asi 20 dB) a obraci polaritu zesilovaného napětí. V důsledku negativního vstupního i výstupního odporníku je zapotřebí, aby jak vnitřní odporník zdroje zesilovaného napětí, tak zatěžovací odporník byly řádu 10 k Ω .

Zapojení a charakteristické hodnoty (R_i vstupní odporník, R_o výstupní odporník, G zisk pro jeden stupně) a ekvivalentní obvody s elektronkami:

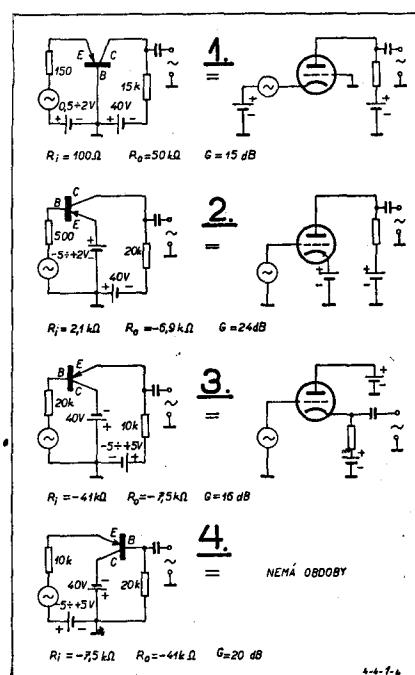- Obrazek 1. Zesilovač s uzemněným krystalem.
- Obrazek 2. Zesilovač s uzemněným emitem.
- Obrazek 3. Zesilovač s uzemněným kolektorem.
- Obrazek 4. Zesilovač s uzemněným kolektorem, buzený do emiteru.



se i u nás dočkáme ukv techniky v běžné praxi.

Literatura:

1. RNDr I. Šimon, Centimetrové vlny ESČ.
2. Ing. A. Šubrt, Základy teorie slaboproudé elektrotechniky ČTM.
3. R. King, Transmission Lines, Antennas and Wave Guides McGraw Hill.
4. A. Bronwell, Theory and Application of Microwaves McGraw Hill.
5. F. E. Terman, Radio Engineers' Handbook McGraw Hill.

Dodatek redakce: Koaxiální měřicí vedení popsal R. Mařík v RA č. 12/1946, na str. 304.

Transistor jako oscilátor.

Ačkoliv pro transistor je možno použít většiny známých třibodových nebo čtyřbodových zapojení, používaných pro vakuové elektronky, je účelnější využít záporného odporu některé elektrody (zapojení 2, 3, 4) a zapojit transistor jako dvoubodový oscilátor.

Zapojení nf oscilátoru, vyvinutého pro použití v meteorologických baloních, je na obrazce 5. Je to obdoba zapojení s uzemněným kolektorem (obrazec 3) a pro vzbuzení oscilací asi 10 kc/s využívá se značného záporného vstupního odporu krystalové elektrydy. Výstupní napětí (s uvedenými hodnotami odporu a napěti) je 1,5 až 2 Veff. Pro vf oscilátor, kde se dá snadno dosáhnout větších hodnot Q oscilačního obvodu, je vhodnější použít zapojení podle obrazce 2 a využít záporného odporu kolektoru [4]. Oscilátor, pracující na kmitočtu 250 kc/s je na obrazec 6. V přívodu ke krystalu má odpór a kondensátor, který samozřejmě získává potřebné kladné předpěti pro emiter a působí stejně jako mf žárovkový odpór a kondensátor u elektronkových oscilátorů — udržuje konstantní amplitudu kmitání.

Transistor-tetroda jako směšovač.*


Krystalové diody (varistory) byly již za války používány jako směšovače pro ukv. Jelikož mezní kmitočet krystalové triody je asi 10 Mc/s, zdálo se, že transistor nebude možno v této funkci použít. Sylvania [5] vyvinula však nový transistor se dvěma emity a jedním kolektorem, který se dá použít jako směšovač až do 200 Mc/s.

Konstrukce tetrody je stejná jako obvyklého transistoru, místo dvou volframových hrotů na germaniovém krystalu má však hroty tří, které se dotýkají krystalu v bodech, tvořících vrcholy rovnoramenného trojúhelníka. Přivede-li se na dva z nich vf napětí, jejichž kmitočet nemá rozdíl větší než 5 Mc/s, může mezi třetího (kolektoru) odebírat napětí s kmitočtem, rovnajícím se rozdílu obou přiváděných kmitočtů stejně, jako u obyčejné hexody. Princip zapojení takového směšovače je na obrazec 7. Při napěti kolektoru asi 30 V je směšovací strmost 300 až 1000 μ A/V, tedy tak, jak u směšovací hexody nebo pentagridu. Oscilační napětí může být přitom mezi 1 až 2 V a při mf kolem 450 kc/s se dá dosáhnout směšovacího zisku asi 2,5 dB. Max. citlivost (omezená vlastním sumem směšovače) je asi 2 μ V. Je zajímavé, že ačkoliv jsou jednotlivé elektrody umístěny velmi blízko na povrchu krystalu, je isolační schopnost (schopnost zabránit přenosu signálu z jedné elektrody na druhou) 40 až 50 dB, takže transistor využívá oscilační kmitočet do antény méně než obvyklá hexoda. Ačkoliv se dá tento transistor použít až pro kmitočty 200 (prý i více) Mc/s, nesmí mf kmitočet přestoupit kmitočet, při kterém ještě zesiluje, tedy 5 až 10 Mc/s.

Záznějový generátor s transistory.

Nakonec schema jednoduchého záznějového nf oscilátoru, který vyvinula firma Sylvania [4] pro práci na telefonních ve-

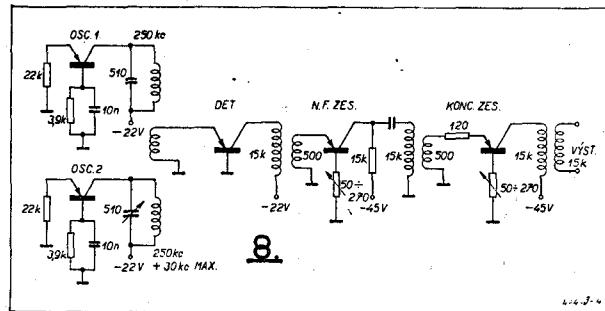Obrazec 8. Záznějový generátor pro práci na telefonních přístrojích a vedeních.




deních. Generátor se skládá ze dvou oscilátorů, z nichž jeden je nařaděn na kmitočet 250 kc/s a druhý laditelný v rozmezí 250 až 280 kc/s. (Generátor má rozsah 300 až 30 000 c/s.) Další transistor je zapojen jako směšovač. Transformátorem s převodem 15 k Ω /500 Ω je vázán detektor na další transistor, něž zesilovač. Kladné předpěti pro emiter se získává odporem v přívodu ke krystalu (když není odpór blokován, nevzniká na něm negativní nýbrž pozitivní zpětná vazba, která zvětšuje zisk, ale i skreslení stoupně). Další emiter je zapojen jako koncový zesilovač, který dodává výkon přes výstupní trafo asi 5 mW, což stačí pro běžná měření na telefonních sluchátkách, přístrojích a kabelech.

O transistorech všeobecně.

Jak bylo ukázáno, dá se s většinou nebo s menšími potřízemi nahradit elektronka transistorem skoro na všechny stupňové (ovšem při kmitočtech asi 0—10 Mc/s). Jako směšovač lze transistoru použít až do 200 Mc/s. Transistor má mnohem větší šumový odpór než obyčejná elektronka, ten však klesá s kmitočtem. Při nízkých (zvukových) kmitočtech je však šum tak značný, že se transistor nehodí pro naslouchací přístroje, nebo alespoň ne pro zesilovač mikrofonní. Jeho výhodou jest však malá spotřeba, okamžitá pohotovost při zapnutí, robustnost a malé množství tepla, které vzniká při provozu. Málou se dá zatím říci o životnosti, protože transistor není dosud o mnoho starší než 10 000 hodin. Zdá se však, že životnost bude asi tohoto řádu a že záleží na nastavení hrotů a volbě pracovních podmínek. Dnešní výrobní náklady jsou mnohem větší než u elektronky, budou však velmi malé až se bude vyrábět v sériích stejně velikých, jako elektronky, protože

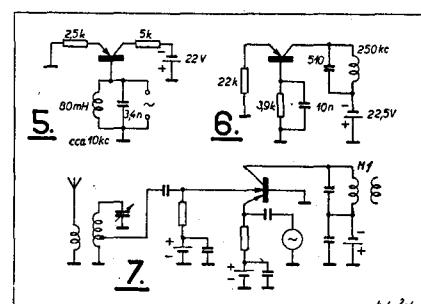Obrazec 5. Zapojení nf oscilátoru. — Obrazec 6. Zapojení vf oscilátoru s kmitočtem 250 kc/s. Obrazec 7. Transistor-tetroda je velmi vhodný jako směšovač až do kmitočtu 200 Mc/s a mf do 5 Mc/s.



konstrukce je jednoduchá, vyžaduje málo materiálu a není potřeba získávat vysoké vakuum. Ing. O. akar A. Horna.

Prameny;

[1] Dr W. Espa a Dr Mierdel: Transistor, krystalový detektor s řídící elektrodou, nahrazující základní elektronku, Slaboproudý obzor 1948, č. 9, str. 205.

[2] Characteristics of The Transistor Circuits, Electronics 1949, srpen, str. 120.

[3] F. W. Lehman: Transistor Oscillator for Telemetering, Electronics 1949, srpen, str. 90.

[4] Transistor Beat-Frequency Oscillator and Amplifier, Electronics 1949, listopad, str. 120.

[5] R. W. Haegele: Crystal-Tetrode Mixer, Electronics 1949, říjen, str. 80.

Nové varistory

Z krystalových diod, které byly vyvinuty během války, uplatnily se v mřížu hlavně diody germaniové, které nazývá firma Sylvania varistory. Jmenovaná firma dodává kromě populární 1N34 ještě 12 různých typů pro všechna možná použití. Typ 1N39 snese zpětné napětí až 200 V a může dodávat proud až 40 mA =, takže se velmi dobře hodí pro eliminátory pro malé přijímače a přístroje. Typ 1N54 má zase veliký zpětný odpór ($1\frac{1}{2}$ M Ω) a hodí se velmi dobře pro detektory nebo usměrňovač k elektronkovým voltmetrům. Dioda 1N56 má velmi malý vnitřní odpór (asi 50—70 Ω) a hodí se proto jako usměrňovač k měřicím přístrojům. Diody je možno dostat ve dvojicích se stejnými charakteristikami (pro diskriminátory) nebo ve čtvericích (ring-modulátory, usměrňovače s Graetzovým zapojením a p.), které jsou uzavřeny buď v plechové krabičce, nebo v baňce kovové elektronky. V poslední době vyrobila Sylvania také miniaturní typy, uzavřené ve vzduchoprázdné baňce, takže zcela odolávají vlivům povětrnosti. Jelikož u těchto výrobků není hrot fixovaný vosekem, mohou pracovat i za značně vysokých teplot. Toto provedení nese stejně označení jako dosavadní varistory v keramických pouzdroch, ale symbol je zakončen písmenem A. Cena nového provedení je stejná jako u dosavadních typů mezi 1 až 2 dolary za kus). (Katalog 1949 firmy Sylvania, Electronics, 1949, listopad, str. 131.)

-rn-

Přesné potenciometry

Přesné vícenásobné kondensátory známe už dlouho, i když přesnost rádu 1 %, jakou obyčejně mají, není vžáděl velká. Bylo však dosud obtížné získat přesné vícenásobné potenciometry, jak je využívají na pr. generátory R-C. Tepnicke elektronické počítači si využívají konstrukce s odchylkou do 0,1 % a přitom značný výkon (5 W) a dlouhou životnost (zařízených milionů pracovních cyklů). (Electronics, únor 1950, str. 124.)

* Viz také „Krystalová tetroda jako směšovač“, E 2/1950, str. 32.



UVÁDĚNÍ DO CHODU A OPRAVY

přístrojů z domácí dílny

VII.

Ukázka dvou porušených odporů. Levý má smaltový povrch s puchýrkami, a vývod, vytvořený pouhým obtížením drátu, odpadl. Na několika místech je odporová vrstva odprýsklá a prosvítá povrch keramického válečku. Větší odpor má uprostřed odloupnutý ochranný smalt, a odporovou vrstvu zeslabenou, takže z původních 160Ω má asi 500Ω .

Pomineme-li mechaniku, v dnešních radiotechnických přístrojích najdeme jen paterý druh součástek. Jsou to oditory, kondenzátory, cívky, elektronky, spoje. V následujících odstavcích probezeme chyby, které se v nich mohou vykrytnout, a to jen tak podrobň, jak je to přiměřené našemu záměru. Pořadí je takové, aby častější případy byly uvedeny jako první; pokud to není přímo zřejmé, pripomeneme vliv poruchy na činnost přístroje, způsob zjištění a jde-li to, i návod k odstranění.

2.2. Chyby odporů.

Nejpočetnější jsou oditory pevné, vyrobené z tenké vodivé vrstvy na povrchu keramického válečku. Na žádanou hodnotu se oditor upraví vybroušením šroubovicové drážky až do keramického nosiče. Na koncích tyčinky jsou naraženy čapky, vylisované z plechu, s drátovými přívody, kterými oditor připojujeme a které jej také nesou. Vnějšek vrstvy je chráněn smalem, na němž je napsána velikost oditoru a přípustné wattové zatížení. — Podobné jsou oditory drátové, tvorvené jednou vrstvou jemného odporového drátu na nosiči podobném jako prve; buď je drát holý, nebo je zase chráněn smalem. Posuvné odběrné dotyky dovolují u drátových a hmotových nechráněných oditorů odbočit ze žádané menší hodnoty. — Mezi oditory patří i potenciometry k řízení hlasitosti a pro podobné účely. Jsou většinou hmotové, odporový proužek je na pásku tvaru kruhového oblouku, z isolantu, po němž pojíždí odběrný dotyk. Celek je v plechové krabičce, izolované od vývodů oditoru; je spojen s uzemněnou kostrou přístroje buď prostě tím, že je na ní upevněna, nebo zvláštním spojem. — Pro menší hodnoty oditoru, až asi do 100 kilohm , jsou také podobné potenciometry drátové, používané častěji v měřicích přístrojích. Ty mají s nepatrými výjimkami přírůst oditoru přímo úměrný úhlu pootočení běžce, kdežto hmotové oditory (řízení hlasitosti) mohou mít přírůst zrychlený tak, že to vyhovuje logaritmické závislosti výjemu a výkonu přístrojů. To je na hmotových

potenciometrech vyznačeno slůvkem log. nebo lin., t. j. logaritmický a/nebo lineární.

Přerušení je nejběžnější chybou oditoru všech druhů a vznikne nejčastěji přetížením: ty oditory, kterými protéká větší proud, jsou jim oteplovány elektrickým výkonem

$$W = R \cdot I^2 = E^2/R,$$

kde R je oditor v ohmech, E je napětí na oditor ve voltech, I je proud tekoucí oditem v ampérech, W . Výjde ve wattech. Čím větší W , tím více musí stoupnout teplota oditoru proti okolí, aby teplo, v něž se mění elektrický výkon, stravený v oditoru, mohlo z oditoru vycházet. Stoupně-li přitom teplota oditoru nadmez, kterou oditorová hmota bez porušení snáší, tu se její vrstva zeslabí a buď jen podstatně zvětší oditor, nebo i přeruší. Protože většina obvodů v přístrojích má proud stálý, vyvolá zvětšení oditoru další vzrůst namáhání a tím rychleji konec oditoru. Proto používáme do obvodů s různým elektrickým zatížením oditory odstupňované podle výkonu. Liší se hlavně rozměry: čím větší povrch, tím více tepla při stejně teplotě z oditoru uniká.

Jinou příčinou přerušení je odpadnutí nalisovalé plechové čepičky, k němuž dojde, když je oditor značně mechanicky namáhan, nebo když byla čapka při spájení příliš ohřáta, nebo konečně když praskla a tím se uvolnila. Porucha přetížení nemůže nastat u oditoru prakticky bez záťaze, jako jsou třeba mřížkové svody, dekuplační oditory v obvodu předpěti a jiné podobné; odpadlá čapka si ovšem podle záťaze nevybírá. Podobně ulomený přívod, k němuž má mnohý oditor blízko, zejména při mosazných vývodech, několikrát namáhaných, když třeba připájený oditor natáčíme, abychom mohli přečist hodnotu, a pod. — U oditorů drátových je vedle přetížení častá porucha mechanickým poškozením jemného odporového drátu, nešetrným dotykem nástroje při montáži, násilným posouváním odběrného kroužku, odpadnutím drátu ve svaru na čepičku.

Z měn hodnoty, zpravidla zvětšení u hmotových a zmenšení u drátových oditorů, vinutých ve více vrstvách, je dálší porucha, s kterou se potkáváme. Zvětšení u hmotových oditorů má podobné příčiny, jako přerušení; nejčastěji je to vinou přetížení. U drátových v cívce je to zkrat mezi několika závity nebo vrstvami u oditoru, na nichž je při činnosti velké napětí.

S umění je zjev z běžných přístrojů málo známý: je-li oditorová vrstva porušena nebo na některém místě velmi zeslabena a přitom ji protéká ss proud, vznikají ve vadném místě drobné jiskřičky a prudké změny oditoru, které se v připojených obvodech projevují jako větší nebo menší napětí. Přiřítaji-li se k malému napětí signálu, způsobuje praskot nebo šum, který zmizí teprve když vadný oditor nahradíme dobrým. — U po-

tenciometrů a řiditelných oditorů mohou se vyskytovat podobné poruchy, závislé na otáčení běžcem. Zde je příčinou také porušená oditorová vrstva, vyděšená běžcem v jeho dotykové dráze, a projevuje se jak šramoty, tak náhlými skoky v činnosti, na př. regulátoru hlasitosti.

Většina popsaných závad se v činnosti přístroje projevuje nápadně: buď přístroj nepracuje vůbec, nebo se zřetelnou újmou. Ani vyhledávání místa vady nebývá obtížné, přepálený oditor obvykle je poznáme na první pohled podle zčernalého nebo zahnědlého povrchu, puchýrků na smaltované vrstvě, které po odpadnutí zanechají bílou stopu, totiž povrch keramické tyčinky, na níž už nemí v omou místě tmavou oditorovou vrstvu. Také chrasťení, vzniklé přetížením se zpravidla dá tak odkrýt, nehledíc k tomu, že opravář, znaly činnosti, jde skoro najisto na některý oditor citlivého stupně.

Také ověření je snadné, používáme k tomu nejraději jednoduchého ohmmetu nebo voltmetru v serii s baterií. Na př. ohmmetr s voltmetrem o $1000 \Omega/\text{volt}$ dovoluje dobře rozeznat přerušení i zkrat, a s baterií 4 V má poloviční výchylku při 4000Ω , oditor 400 až 40000Ω dovoluje dosť přesně měřit, menší a větší aspoň odhadnout. — Jinde postačí žárovková nebo doutnavková.* V obvodech jimiž protéká ss proud, zjišťujeme stav oditoru měřením ss napěti na nich, a to způsobem, který uvedeme později.

2.3. Chyby kondenzátorů.

Nejbežnější jsou kondenzátory papírové, vyrobené ze dvou vodivých folií, oddělených několika vrstvami jemného papíru, to všechno navinuto ve svitek a uzavřeno v trubičce z napouštěného papíru, impregnováno parafinem a zalito asfaltovou hmotou, z níž vystupují drátové vývody. Tak jsou vyrobeny kapacity mezi 20 pF až $2 \mu\text{F}$. Kapacity nad $0,1 \mu\text{F}$ mají někdy důkladnější schránky z plechu s patkami k upevnění. Jakostnější kondenzátory jsou vzduchotěsně uzavřeny v porcelánových nebo v plechových schránkách se zapájenými průchodka. Jednotky asi do 10000 pF mají pro speciální účely dielektrikum ušlechtilější než pouhý papír; trolitul nebo speciální keramiku s velkou dielektrickou konstantou, nebo sídu. Používá se jich v obvodech, kde je elektrická jakost zvlášť potřebná.

Velké kapacity, prakticky nad $10 \mu\text{F}$ až do několika tisíc mikrofarad jsou dnes zpravidla elektrolytické; dielektrikem je kysličníková vrstva na povrchu hliníkové kladné elektrody, a je udržována v odstupu a v dobrém stavu od záporného pólu půrovitým papírem, napuštěným vhodnou látkou. Starší, dnes málo

* Návod ke stavbě vhodné zkoušecky na jde zájemce v Elektroniku č. 6/1949, strana 134; jednodušší v knize Měřicí metody a přístroje pro radiotechniku (Orbis 1949); tam je také podrobný popis činnosti a úprav ohmmetrů.


běžná úprava, měla elektrolyt tekuť, kladnou elektrodu v podobě členitého profilu z čistého hliníku, zápornou elektrodou byla nádobka. Podle tloušťky kysličníkové vrstvy se řídí nejen kapacita, nýbrž i stejnosměrné napětí, které kondensátor snese, a to se pohybuje od několika voltů do několika set voltů; střídalové napětí, které na kondensátoru smí při činnosti zbýt, je řádu 10 % z napětí stejnosměrného.

Jako součást ladicích obvodů se v radiotechnických přístrojích používá tak zv. otočných kondensátorů dvojitého druhu: vzduchových a s pevným dielektrikem. Vzduchové mají dvě soustavy plechových desek, které se mezi sebe zařazají, aniž se dotknou, dielektrikem je vzdich, a v místech, kde je izolovaná, pevná soustava mechanicky spojena s uzemněnou kostrou, je isolace keramická. K nastavení obvodů, kterými se při používání přístroje neladí, jsou určeny tak zv. dolaďovací kondensátory či trimry, s kapacitou měnitelnou v rozsahu několika pF až několika set pF. Pro ladění prostších přístrojů a tam, kde potřebujeme malé rozměry, jsou určeny ladící kondensátory s dielektrikem z pertinaxového papíru nebo z trolitu. U ladících kondensátorů vzduchových je důležitý průběh kapacity v závislosti na otáčení, při otáčení od menší kapacity k větší z počátku přibývá kapacity pomaleji; stejně důležité je, aby jednotlivé části kondensátorů vícenásobných, k souběžnému ladění dvou nebo více obvodů, měly v každé poloze stejnou kapacitu.

Zkrat je nejběžnější vadou všech kondensátorů. U těch, které mají pevné dielektrikum a jsou v používání zatištěny značným stejnosměrným nebo střídavým napětím (od 100 V výše), vzniká tak zv. probitím dielektrika. V místě, kde jest v papírovém dielektriku kaz nebo vlnost, se pronikajícím proudem vyvíjí teplo, které porucha stupňuje, až vznikne přímé vodivé spojení mezi oběma elektrodami, které kondensátor vyřadi z použití. V takovém případě se vada projeví větším nebo menším defektem chodu, nezřídka úplným vysazením z činnosti, a zkrat bývá zpravidla tak dokonalý, že jej zase odkryje ohmmetrový zkoušec nebo jednoduchá zkouška. Oprava probitého kondensátoru není možná. U kondensátorů ladících se vzduchovým dielektrikem je zkrat obyčejně závislý na otáčení kondensátem a působí jej buď zkřivení některého plechu, nebo kovová pilinka mezi deskami. Způsob opravy je zjevný.

Svod, totiž vytvoření cesty, kterou kondensátorem protéká omezený stejno-

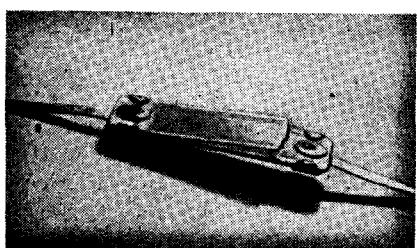Slíďový padding s přelomenou slíďovou destičkou má kapacitu asi poloviční proti správné hodnotě, neboť jeden polep je odpojen od pravého vývodu.



směrný proud, je skoro pravidelným jevem stáří svítkových papírových kondensátorů, pokud nejsou vzduchotěsně uzavřeny. Vosková impregnace ani asfaltový záliv před ním neuchrání; každý takový prostý kondensátor za několik měsíců až za několik let nassaje dost vlhkosti ke vzdichu i v našem místním podnebí, takže je svodový odporník patrný. Na štěsti se těžké projevuje skoro jen na jediném místě, totiž mezi anodou předchozího stupně a mřížkou elektronky citlivého stupně nebo koncové elektronky s velkou strmostí. Každý kondensátor běžného provedení je na těchto místech po několika letech podezřelý. Ke zjištění příspěvek zpravidla porušené činnosti přístroje; jinak vyhoví doutnavková zkouška na stejnosměrné napětí.

Přerušení. Jestliže se časem, korosi, namáháním mechanickým nebo teplým při spájení oddělí drátový přívod od svého polepu v kondensátoru, pak sice kondensátor nemá zkrat, ani pozorovatelný svod, ale ani kapacitu. Tato vada, vzácnější než ostatní, se vyskytuje častěji u ellyt. kondensátorů společným účinkem elektrolytu a značněho proudového zatížení vývodu z jemné folie od svítku ke svorce nebo nádobce. Poznáme to nejsnáz podle nápadně změny v činnosti přístroje: zvětšeného bručení, jde-li o kondensátor filtru napájecí části, nebo po klesu citlivosti u kondensátoru paralelně k odporu v kathodových obvodech pro předpětí. Bezpečné ověření je možné na přístroji k měření kapacity. V nalehavých případech má u ellytů částečně vyhlídky na úspěch ten, kdo se pokusí spojení přerušeného vývodu obnovit.

U slíďových kondensátorů, které nejsou zajištěny uložením v ochranném krytu z keramiky nebo z bakelitu, se někdy přelomí kovová vrstvička více méně těsně u vývodu, a kapacita nápadně klesne. Stane-li se to na př. u paddingu superhetu, je pak oscilátor důkladně rozložen a na příslušném rozsahu přijimač prakticky němý. — U trimrů a ladících kondensátorů citelně zhoršuje činnost vývodu obvodů prachový námos mezi izolovanými částmi a kostrou, i když třeba stejnosměrné měření způsobu neprozradí nápadný pokles isolace. — Zvláštní vadou jsou uvolněné desky u vzduchových kondensátorů, které tím, jak při otřesech přiléhají a odstávají, zavírají změny kapacity a tím změnu ladění, zdánlivě nevysvětlitelnou. U méně dobrých konstrukcí se desky uvolňovaly únavou materiálu, elektrotechnickou korosi a otřesy, a vzniklé rozlomení je často příčinou klešení výkonu přijimače. Také viklavá osa rotoru kondensátoru má podobný důsledek: stanice se ohlašuje pokaždé v jiném nastavení, točíme-li jedním nebo druhým směrem. Ve všech podobných případech zjistíme závadu bedlivou prohlídkou a porovnáním pozorovaných stavů s úchytkami od normální činnosti přístroje.

Jakkoli se kondensátory ve většině svých úprav zdají být stabilní, jsou přece součástkami velmi značně vydávanými stářutí, a šetrným pracovníkům, kteří vymontované součástky znova třeba několikrát používají, je vhodné připomenout, že právě u kondensátorů šetřit neznamená vždycky ušetřit. — (Příště: Chyby cívek.)

MEZINÁRODNÍ TELEVISNÍ NORMA

Loni, 4. června, sešla se v Curychu konference, která projednávala možnosti mezinárodní televizní normy. Bylo zastoupeno 12 států: Anglie, Belgie, ČSR, Dánsko, Francie, Holandsko, Itálie, Maďarsko, Rakousko, Švédsko, Švýcarsko, USA a tři velké výrobní společnosti (Companie Générale de TSF; L. M. Ericsson; RCA). Konference vyjasnila mnoho otázek a ukázala současně, že tvůrcové čs. televizní normy zvolili cestu, kterou půjde pravděpodobně vývoj v celé Evropě.

Byle dohodnuto, že poměr stran televizních obrazů bude v mezinárodní normě 4:3, polarisace vysílaného signálu horizontální, rádkování prokládámé a synchronizace nezávislá na síti.

Jinak vznikly tři směry. Evropské státy kromě Francie a Anglie prosazovaly na konferenci sovětskou normu GOST, t. j. 625 rádek a 25 obrazů za vt. Spojené státy se stavěly za svou normu 525 rádek a 30 obrazů. Osamocena zůstala Britannie a Francie, které se přimluvaly za dvě normy, t. zv. starou 405 rádek a 25 obrazů, a novou 819 rádek, 25 obrazů. Ukázalo se však, že americká norma a norma GOST budou moci v budoucnu existovat vedle sebe. Obě normy vyžadují přibližně stejnou šířku pásem, protože součin z počtu rádek a obrazů je přibližně stejný. Přímače, stavěné pro jednu nebo druhou, by mohly být použity pro příjem obou druhů pofadů, (v nejhorším případě) po malém dodlážení obrazové a rádkové časové základny. Při použití moderních obvodů s účinnou synchronizaci časových základny, den by to přijimač provedl automaticky, takže posluchač by ani nepozoroval, že při přeladění stanice přešel na jinou normu. (3). Sporná je však otázka pozitivní a negativní modulace. Positivní modulace zastávají Anglie, Francie, Dánsko a Rakousko. Důvody, uváděné pro tento způsob jsou velmi silné: účinnější vysílací zařízení a jednodušší zapojení obvodů pro potlačení statických poruch v přijimačích. Negativní modulace byla naopak posledními pracemi zaváděna nimbu, že je méně citlivá na poruchy vzniklé elektrickými výboji. Stejně se rozcházejí názory o tom, který druh zvukové modulace je výhodnější. AM zabírá užší pásmo, přijimač je jednodušší a stabilnější, a jak ukázala práce (2), je při slabých polich am mnohem méně rušena než fm se širokým pásmem. Fm s úzkým pásmem, používaná v televizi (zvih ± 25 kc/s), je horší než am. Argumenty ve prospěch am podporuje skutečnost, že dnešní zapojení tak zv. základních poruch jsou jednoduchá a účinná, a nezmenšují přitom dynamický rozsah přijimače.

Tyto rozpory, které nebude lze bez nezáži odstranit (jednotlivé státy se zákonom zavážají, že nebudou po dlouhou dobu měnit tv normu), bude řešit další konference, která se sejde na jaře 1950 a která současně rozhodne, zda bude vytvořena jednotná norma pro celý svět, nebo normy oblastní. V každém případě je třeba přát zdaru konferenci, protože na jejich výsledcích závisí do značné míry rychlost mezinárodního rozmachu televizního vysílání.


Ing. O. Horna

(1) D. F. Fink: Progres Toward International TV Standard, Electronics 1949, říjen, str. 69.

(2) D. Middleton: On Theoretical Signal to Noise Ratio in FM Receivers: A comparison with Amplitude Modulation, Journal of Applied Physics 1949, duben, str. 334.

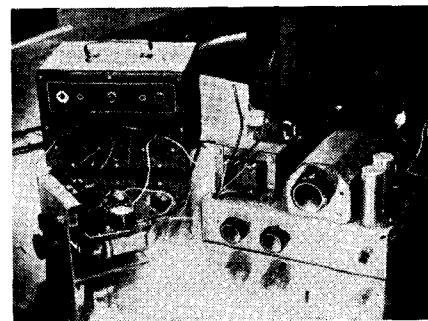(3) L. E. Garner: Circuits for Horizontal AFC, Radio Electronics 49, červenec, str. 24.

Ceskoslovenský rozhlas začal 15. března pravidelně vysílat stanici s kmitočtem modulovaným, na vlně 3,55 m, 89,5 Mc/s, výkon 250 W, a to denně 17.00 až 20.00; v neděli, v úterý a ve čtvrtek také 11.00 až 12.00, pořad Prahy. Naši amatéři mají tím dvojí znamení o příležitost. Předné mohou znova prožít pocty skoro tak kouzelné, jako kdysi před čtyřicetiletím po první zkoušeli krystalkou příjem tehdy vzácných rozhlasových stanic; neboť pokusy s kmitočtem skoro 100 Mc/s jsou pro velkou většinu z nich ciborem novým a nezvyklým. Za druhé mohou soustavným pozorováním tohoto nového vysílání a podáváním písemných, dobré doložených zpráv o poslechu na adresu Čs. rozhlasu, Stalinova 14, Praha XII, prokázat služby stejně cenné, jako právě jen amatérů už několikrát byli s to. Mohou si totiž vyrobit za jeden večer s nepatrnným nákladem přístroj, který umožní příjem fm. Jeho hlavní přednosti jsou nepatrnné poruchy a mnohem větší šířka přendšeného tónového pásma, než jakou má běžný rozhlas.



Popisovaný přístroj — audion pro kmitočet asi 80 až 100 Mc/s — dovoluje přijímat kmitočtovou modulovanou vlnu nejjednodušším způsobem, totiž naladěním na bok resonanční křivky, a dává ve spojení s jakýmkoli dobrým zesilovačem o zisku asi jako pro přenosku hlasitý přednes fm pořadu. Jedinou nákladnější součástkou je vf pentoda, výprodejní RV12P2000, a k ní žhavici reduktor. Ostatní součástky jsou drobné a levné, větší část speciálního ladidloho obvodu si zájemce snadno sám vyrobí. Protože však je dosah pražského fm vysílače omezen asi na přímou viditelnost, mají ovšem výhledku jen experimentátoři v blízkosti vysílače, v Praze, a ve větších vzdálostech jen ti, z jejichž bydliště, přesněji z jejichž anteny, bylo by lze dohlédnout na střed Prahy.


Elektronka RV12P2000 pracuje jako upravený Colpittsov oscilátor, jehož jsme v poslední době několikrát používali (E. č. 7/1949, str. 158; č. 8/1949, str. 182; č. 3/1950, str. 68; vysvětlení činnosti č. 10/1949, str. 224). Ladidlo obvodu tvoří cívka L1 se čtyřmi závity drátu 2 mm, které rozdělíme rovnoměrně v délce 27 mm mezi konci, vnitrní průměr 15 mm; je doplněna trimrem Cl, nejlépe šroubovací typ Tesla. Tím nastavujeme obvod zhružba, nezbytné jemné doladění umožní stínici kotouček z měděného plechu sily 1 milimetr a průměru 15 mm, který šroubujeme na hřídelku se závitem M4 a přiblížujeme jej k cívce směrem její osy. Vazbu s antenou máme induktivní, cívku La s jediným závitem z téhož drátu, která je posuvná, takže můžeme vyzkoušet různou těsnost. Na koncích drátu jsou připojeny zdíky pro připojení linky od antény. Obvod L1—Cl je připojen na mřížku elektronky přes kondensátor Cg, doplněný obvyklým svodem Rg mezi mřížkou a kathodou, kam je také pro zesílení zpětné vazby zapojen kondensátor Cgk. Mezi kathodu a zemí je zařazena tlumivka Lk, přemostěná reostarem P k řízení zpětné vazby. Anoda, stínici a brzdící mřížka a žhavici vlákna jsou zapojena obvykle. Pracovní odpor 100 kΩ dává elektronce v tomto zapojení dostatečný zisk pro využití zesilovače se vstupní citlivostí aspoň 0,1 V; postačí tedy k hlasitmu příjmu většinou běžný nf díl přijimačů, s triodou a konkiovou pentodou.

Také k napájení můžeme využít přijimače nebo zesilovače, s nímž chceme svůj adaptér spojit. Amodové napětí odebráme z druhého elektrolytického kondensátoru síťového filtru, odkud je obvykle napájena stínici mřížka koncové elektronky. Záporný pól odebráme z kos-

ADAPTOR PRO F-M

try přístroje. Ke žhavení RV12P2000 použijeme autotransformátoru 6,3/12,6 V, který je možné koupit, nebo i na malé jádro snadno vyrobit. Stačí asi takové jádro, jaké mají zvonkové reduktory. Spotřeba je velmi malá, anodový proud do 2 mA, žhavici výkon asi 1 W, a tím navíc můžeme bez obav zatížit každý přijímač nebo zesilovač. Přístrojům universálním se ovšem vyhneme z týchž důvodů, pro něž na ně nepřipojujeme elektrický gramofon.

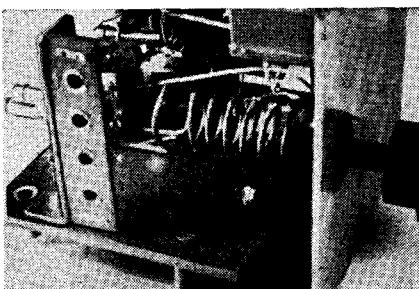Snímky ukazují způsob, jak jsme adaptér vyrobili. Zinkový plech asi 1,8 mm sily, rozměru 20×10 cm, byl zahnut do tvaru L, přední část byla čelní stěnou, spodní základem. Na něj upevníme pertinaxovou destičku s cívками a trimrem; objímku elektronky můžeme upevnit už




na plech. Na vhodné místo, přibližně do středu čelní desky, zanýtujeme nebo připájíme matku M4 pro mosazný šroub délky asi 30 mm s týmž závitem. Na jeho hlavu připájíme kotouček z měděného plechu, druhý opatříme knoflíkem. Osa šroubu souhlasí s osou cívky L1.

Antennní cívka La je připevněna k pertinaxovému základu prázdem, který má dva zářezy pro rovné vývody La. Pražec dotahujeme šroubkem a matkou k základně, a tím zajišťujeme nastavenou polohu La. Způsob je dobré vidět z plánu a také ze snímku.

Rozložený součástek není kritické, ladici obvod má mít krátké spoje, a také přívody k mřížkovému obvodu elektronky nesmí být delší než asi 4 cm. Přívod k potenciometru P, který obyčejně vyjde delší, zkrouťme. Z ostatních obvodů je důležité jen připojení Cg2 a Ca, pokud lze přímo na hlavní zemnicí uzel. Hleďme použít kondenzátorů s bez indukčností.

V blízkosti vysílače, ve vyšších polohách a v domech, které nejsou ze železobetonu, postačí antena náhražková, dva kousky drátu délky 80 cm, připojené

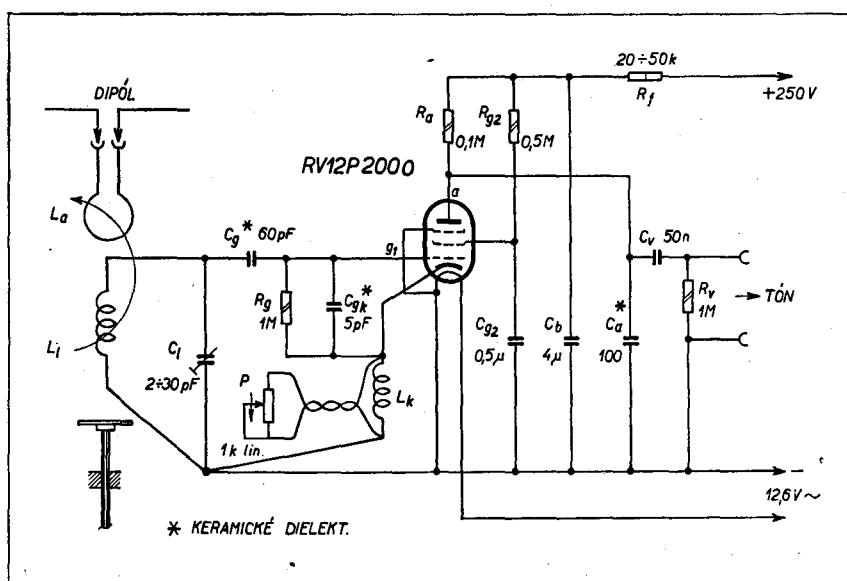Snímek nahoře ukazuje pokusnou aparaturu pro příjem fm; adaptér je v levém předním rohu. — Vlevo pohled na zadní obvod s cívky La a L1 (o závit větší než v textu), a doladovacím kotoučkem. — Dole schema s hodnotami.




do zdířek La a vodorovně položené v jedné přímce tak, aby kolmice, položená středem anteny, t. j. adaptorem, směřovala k Národnímu muzeu. Ve větších vzdálenostech si pro první pokusy snadno vyrobíme dipól ze dvou silných drátů délky zase 80 cm, upevněných isolovaně v jedné přímce, a od jejich vnitřních konců svědeme k přijimači dvojzilový svod ze dvou isolovaných drátů, buď jen stočených, nebo držených pokud lze ve stejné vzdálenosti asi 1 cm. Antenu vystříme nad střechu a zase ji zamíříme tak, aby její normálná směřovala k vysílací anténě. To všechno jsou přibližnosti; později se seznámíme s konstrukcí přesnější.

Pak napojíme adaptér na zdroj, zkontrolujeme napětí a na vývod spojíme se vstupem zesilovače. Když točíme potenciometrem P doprava (tak, aby jeho odpor mezi katodou a kostrou rostl), má se v jisté poloze prozradit nasazení zpětné vazby tím, že zesilovač přenese do reproduktoru klapnout a šum. Jinou kontrolou je měření napětí mezi anodou elektronky a zemí: otáčení potenciometru jako prve má způsobit náhlý vzestup anodového napětí. Je to tím, že když elektronka začne oscilovat, vznikne v obvodu řídicí mřížky proud elektronů, který s úbytkem na Rg vytvoří pro řídicí mřížku záporné předpětí, a to zase způsobí, že klesne anodový proud a stoupne napětí na anodě proti zemi. K měření musíme ovšem používat voltmetu se spotřebou pokud lze pod 0,2 mA, t. j. na př. rozsah 500 V při voltmetri s 1000 Ω/V .



Když zaslechneme šum, ponecháme elektronku oscilovat, a isolovaným klíčkem ladíme pomalu trimr Cl. Vysílá-li fm vysílač, a můžeme-li jej zachytit, ozve se při určitém nastavení trimru fm pořad. Pak už neladíme trimrem, nýbrž ponecháme jej nadále beze změny, a především uvolníme zpětnou vazbu vytvořením P doleka tak, aby vazba právě vysadila. Pak zkusíme ladit jemně šroubkem se stiníciem kotoučkem.

A teď se potkáme se zajímavou věcí. Když ladíme plynulým otáčením, tu nejprve pořad sílí, v jistém nastavení je nejsilnější a nejméně skreslený, poté však skoro zmizí a pokud něco slyšíme, je to velmi skresleno. Další otáčení však zase znovu vynese poslech (možná, že přítom-

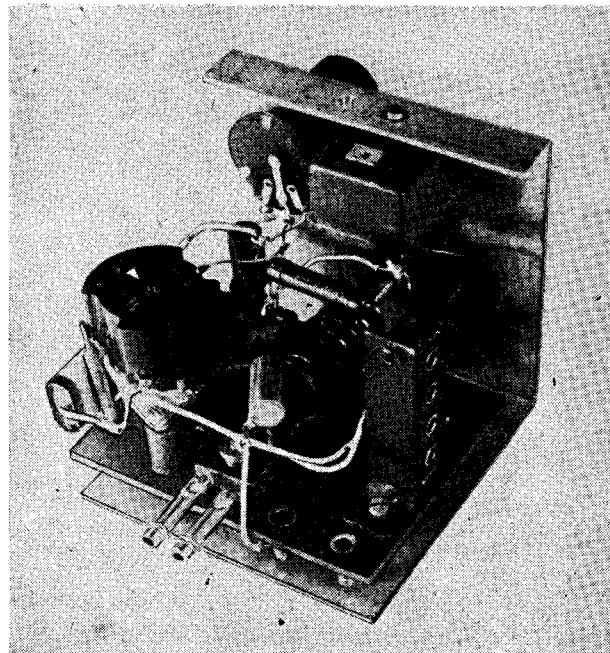Adaptor ze zadu. Vlevo objimka s elektronkou, nad ní regulátor zpětné vazby a kondensátor $4 \mu\text{F}$, pod nimi tlumivka Lk a ladící obvod.



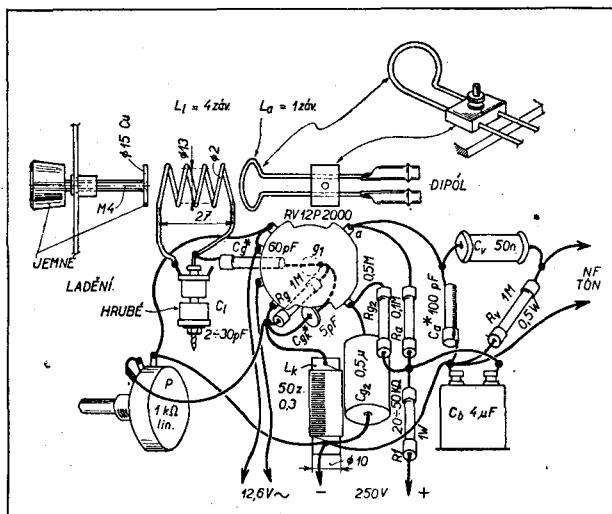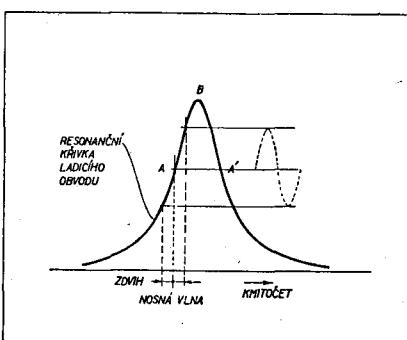Na rozdíl od běžných přijímačů máme tu dvě postavení, kde je dobré slyšet, a mezi nimi jedno, kde není slyšet nic, než skreslený povad. Vysvětlení je toto: kmitočtový modulovaný nosný kmitočet nemění svou amplitudu; ta je pořád stejná, ale méně podle hloubky modulace právě kmitočet na obě strany od střední




K vysvětlení demodulace frekvenčně modulovaného signálu nalaďení na bod resonanční křivky ladícího obvodu (body A nebo A'). — Obvyklé nalaďení na vrchol resonanční křivky (bod B) dává přednes naprostoskreslený.

Zapojuj. plánek adaptoru s přiblíženým dodáním vzájemného postavení a tvaru součástek. Spojje ladicího obvodu musí vyjít pokud lze krátke a z silného drátu. Upravo nahore detail antennní cívky s jedním závitem a možností nastavit vazbu.

hodnoty, v našem případě 89,5 Mc/s. Abychom jej demodulovali, k tomu nestačí běžný způsob ladění s využitím usměrňujícího účinku řidicí mřížky; nejprve musíme změny nosného kmitočtu převést na změny amplitudy. To se stane tím, že svůj ladící obvod nastavíme tak, aby střední hodnota, kolem níž jaksi nosný kmitočet kmitá při modulaci, přišla na bok resonanční křivky ladícího obvodu, tak, jak je to vyznačeno v obrázku 2. Když teď nosný kmitočet stoupá (bod A), roste napětí na obvodu, když klesá, zmenšuje se, protože v prvním případě se blížíme k resonanci, ve druhém se od ní vzdalujeme. Tím však na ladícím obvodu vzniklo, z vý napětí kmitočtově modulovaného, napětí, které spolu s kmitočtem mění současně amplitudu, čili získali jsme amplitudové změny, které můžeme nadále demodulovat mřížkovým způsobem tak, jako v každém audionu.

Popsaný způsob je prostý a nedokonalý. Naráz vidíme, že proměna kolísání kmitočtu ve změny amplitudy bude jen tenkrát úměrná, když v rozmezí změn kmitočtu bude bok resonanční křivky přímkový; to ovšem platí jen přibližně, a jen pro vhodné naladění, a shoda je tím lepší, čím křivka probíhá táhleji, takže větší část boku případně na rozsah dvojnásobného kmitočtového zdvihu fm vysilače. To máme částečně v rukou: utáhneme-li zříštnou vazbu, odtlumíme ladící obvod a jeho resonanční křivka bude štíhlá a strmá, takže pomérně malý zdvih zasáhne do křivých částí na horečce a dole; naopak uvolněním zpětné vazby směřujeme k opačnému, žádoucímu stavu, ovšem zase za cenu citlivosti, protože málo odtlumený obvod je i málo citlivý, vytvoří si jen malé napětí. Pro dokonalější demodulaci jsou jiné způsoby, které odstraňují i jiné nevýhody toho, který jsme popsal. Můžeme však zájemce ujistit, že i s ním se pozná, oč je vysílání fm bohatší v přednesu, ovšem jen pokud i modulace vysilače, a na druhé straně ze-
(Dokončení na straně 98.)

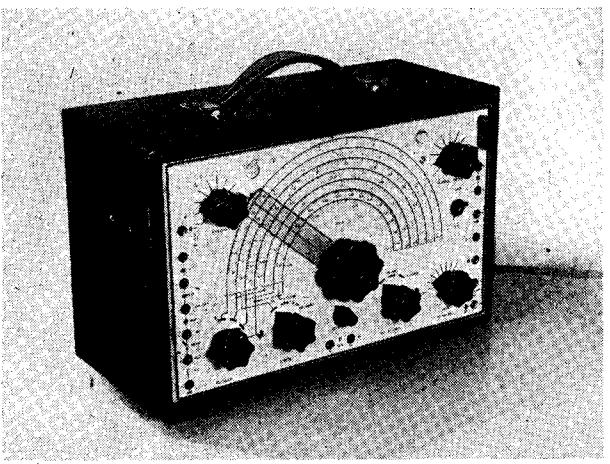

POMOCNÝ VYSÍLAČ

Přístroj podle následujícího návodu připomíná vzhledem podobný aparát, popsaný v 12. čís. roč. 1946 t. I., má však některá zjednodušení a doplňky, a zejména vystačí se součástkami běžně dostupnými. — Pertinaxová destička na levém bočním krytu kryje cívkovou soupravu.

Návod na stavbu pomocného vysílače v č. 12/1946 t. I. není tímto novým přístrojem překonán v rozsáhlém měřítku; každý z nich má své výlučné přednosti. Starší přístroj má oddělovací zesilovač, odběr napětí z resonančního obvodu s omezením harmonických na výstupu. Nový aparát má jednak universálnější použití (přijimač; hledač signálu a j.). Za druhé používá součásti, které jsou dnes na trhu (ladící kondenzátor, pro nějž platila stupnice z roku 1946, dnes není na trhu; stejně hrnečková železová jádra), a konečně nový přístroj dovoluje snadné docejchování, díky přístupnosti dodávacích součástek. Druhá přednost, použití součástek dnes běžných, ovšem rozhoduje; jinak jsou oba návody zhoubna rovnocenné.

Potřebnost pomocného vysílače je dnes obecně známa: dává signál přesně určený co do kmitočtu a aspoň rádové, co do velikosti. Potřebujeme jej ke kontrole a vyvažování přijimačů a ladících obvodů; bez pomocného vysílače je prakticky nemohlo přivést superhet — dnes nejběžnejší přístroj — k optimálnímu výkonu. Byly doby, kdy se domácí pracovník rozpakoval využít drahých elektronek jinak než v „užitečných“ přístrojích, t. j. přijimačích a zesilovačích. Dnes taková nevhodná šetrnost vymizela, a je to k prospěchu úrovni amatérských přístrojů. Podrobněji se nemusíme zabývat otázkou měřicích přístrojů; těm, jimž není jasná odpověď z mnoha dřívějších statí a ze starých odkazů v návodech, sotva by posatil jakkoli dlouhý výklad na tomto místě.

Požadavky na přesnost p. v. V článku o čs. normě přijimačů v letošním 3. č. t. I. na straně 57, čteme o přísných podmínkách na pomocné vysílače ke kontrole vlastnosti přijimačů. Kdo si je připomeň, usoudí nepochybně, že prostý přístroj, který popisujeme, splňuje z nich velmi málo. Je však zapotřebí dělat rozdíl mezi generátorem signálu pro přesná měření jakosti, a pro pouhé vyvažování. V prvním případě jsme v oblasti požadované přesnosti kmitočtů asi 0,1 %, amplitudy aspoň 10 %, vyloučení kmitočtové modulace na zlomek promile, omezení vyzařování signálu mimo stanovenou cestu, atd. U prostého přístroje k vyvažování stačí přesnost kmitočtu rádu 1 %, zvláště můžeme-li ji snadno kontrolovat a opravit. Výstupní napětí je většinou mezi milivoltem a voltem, není zapotřebí znát je přesněji než rádově, ani to nebezbytně. Poněvadž nejde o měření citlivosti, není nebezbytné, aby p. v. byl tak důkladně stíněn, jak předpisuje norma pro kontrolu jakosti, a ani kmitočtová modulace, způsobená modulací na elektrodu, blízkou ladícímu obvodu, není tragická v běžné velikosti. Okolnost, že tyto požadavky bývaly připojovány i k úvahám o nižších stupních použití pomocného vysílače, je podle autorova názoru jednfm z nedopatréní, které pocházelo z dob omezeného a spíše laboratorního používání p. v. Naopak věci, které jsou závažné a proti kterým se při zjednodušených konstrukcích snadno prohřešíme, budou ještě uvedeny.

PŘEHLED POUŽITÍ

(Pojmenování. — Účel. — Způsob.)

1. **Pomocný vysílač bez modulace** — pokusy s ladícími obvody: vyvažování podle automatiky; rozsah 20 až 0,11 Mc/s. — Odběr vf napětí ze zdířek (11 nebo 12) a 13; 6—7 nakrátko; „Modul. 100 c/s“ na 0; Potenciometr „Výkon“ asi na 3 nebo výšce; „Nf. stupeň“ na „El. voltm.“, zdířky 1 až 5 volné; ladění, rozsahy obvykle. Přepinač „Obor“ buď na „C_L“, nebo „C_L + 450“ (pro roztažené mf rozsahy).

2. **Pomocný vysílač s modulací 100 c/s**, řídítelnou od 0 až do 50 procent. — Vyvažování přijimačů podle výstupního výkonu. — Způsob použití jako u 1; potenciometr „Modul. 100 c/s“ nastavíte podle žádané sily tónu.

3. **Svací obvod**. — Hledání resonančního kmitočtu (nastavení lad. obvodu), viz E. č. 9/1949, str. 200. — Měřený obvod buď přiblížit k levé stěně p. v., kde jsou osy cívek vodorovně, kolmo na boční stěnu, nebo připojit krátkým spojem od živého konce ke zdířce 2; studený konec obvodu a zdířka 7 na p. v. uzemnit; přepinač „Nf. stupeň“ do polohy „Sv. obvod“, do zdířek 15, 16 miliampérmetr s rozsahem 0,5 až 2 mA, před měřením vyrovnat potenciometrem „Oprava“ na výkyvku blízkou nule; ostatní jako u 1. Citlivý μAmetr, rozsah do 0,2 mA, lze připojit také do zdířek 6 (—) a 7 (+).

4. **Absorpční vlnoměr**. — Zjištování činnosti a kmitočtu oscilátoru s výkonem aspoň jako oscilátor v superhetu. — Pot. „Výkon“ vytvořit doleva, až vysadí oscilace (po pr. na nulu), ostatní jako u 3.

5. **Záznějový vlnoměr**. — Zjištování kmitočtu oscilátoru i nad kmitočty p. v., viz cejchování generátoru v E 2/1950, str. 40, vhodné také při kontrole stupnice p. v. podle krystalového multivibratoru. — Přep. „Nf. stupeň“ na „Přijimač“; kontrolovaný oscilátor spojit krátkým spojem se zdířkou 1 a jeho kostru se zdířkou 7. Při shodě kmitočtu se ozve v reproduktoru klouzavý hvizd; když je nejhlbší (nulové zázněje), jsou kmitočty p. v. a kontrolovaného zdroje rovny. Omyl, zaviněný harmonickými p. v., vyloučíme vytočením pot. „Výkon“ co možná doleva, aby p. v. právě ještě osciloval. Je-li kmitočet zkoušeného oscilátoru nad rozsahem p. v. a najdemeli dva souseďní zázněje při kmitočtech (odečtených na stupnici p. v.) f₁, f₂ je hledaný kmitočet f = f₁ · f₂ / (f₁ — f₂).

6. **Přijimač**. — Kontrola chodu

místního rozhlasového vysílače; kontrola antény neznámých vlastností. — Antenu do zdířek 2 nebo 3 (krátký kus drátu do 4); přepinač „Nf. stupeň“ na „Přijimač“; „Modul. 100 c/s“ na nulu; ladíme C_L, zpětnou vazbu řídíme potenciometrem „Výkon“. Při krátké anteně s malou kapacitou, zapojené ve zdířce 2, můžeme takto ověřit souhlas stupnice vyladěním místních vysílačů. Mikroampérmetr ve zdířkách 6-7 udá relativně sílu signálu nebo jakost antény (zpětná vazba vytvořena, aby p. v. neoscičoval).

7. **Hledač signálu**. — Zjištování existence signálu vf nebo nf v opravovaném přijimači podle zásad v RA, č. 4, roč. 1946, str. 94. — Tykadio při vf signálu do zdířek 2, 3 nebo 4, při nf do 4 (silný) nebo 5 (pod 1 V; bez ss složky). Přepinač „Nf. stupeň“ na „Přijimač“; přep. „Obor“ na „Bez ladění“. Hlasitost lze řídit potenciometrem „Výkon“. — Dáme-li přepinač „Obor“ na „C_L“ nebo na „C_L + 450“, získáváme ladění hledače vf signálu, kterým zároveň zjištujeme kmitočet nalezeného signálu. Tykadio ve zdířce 2 nebo 3.

8. **Nf zesilovač**. — Pro kontrolu přenosky, mikrofonu, pro měřicí práci, pro můstky k snadné hlasité indikaci. — Připojení do zdířky 5 a 7, ostatečně jako u 7.

9. **Elektronkový indikátor na pápeti** s malou spotřebou. — Měříme do zdířek 15, 16, vyrovnat na nulu, kontrolované napětí vf nebo nad 1 kc na zdířce 9, 10; ss na 8, 10. Miliampérmetr ukazuje změny, maxima a pod., porovnáním se známým napětím lze získat měřítko.

10. **Hledání poruch poslechu**. — Určování místa, kde vznikají poruchy, lze-li čekat, že je to v místě poslechu. — Jako 6, na dlouhou sítovou šňůru, do zdířky 2 nebo 3 tykadio, kterým se přiblížujeme k podezřelým místům; poruchy, přenášené reproduktorem, přitom sily.

11. **Hledání kovových předmětů**. — Jako 6, vyladíme místní vysílač a užařením zpětné vazby („Výkon“) vytváříme slyšitelný zázněj. Přiblížení přístroje levým bokem k rozumnějšímu kovovému předmětu vyvolá nápadnou změnu výšky zázněje. Podobně přiblížení tykadia, zapojeného do zdířky 4 a drženého v dlouhé isolované rukověti, aby kapacita ruky a její změny nerušily.

Další použití, buď kombinace předchozích, nebo nová, vyplynou z požadavků praxe a z ovládnutí možností tohoto přístroje.


se všeobecným použitím

Universálnost' příliš universální je hroblem jakosti každého přístroje. Proto jsme stáli jen o taková použití přístroje, která přímo souvisí s jeho hlavním použitím a také s jeho složením, a která také nezmění podstatně hlavní záměr při stavbě, totiž spolehlivost a jednoduchost. Z předchozího příkladu víme, že spojení pomocného vysílače s kmitočtovarem záznějovým nebo absorpním základní funkcí podstatně neruší, můžeme proto přístroj opatřit příslušnými doplňky. Ladicí obvod, který p. v. nezbytně má, navádí k upotřebení pro přijimač s týměř rozsahy. Postačí jeden zesilovačový stupeň a reproduktor, abychom mohli přijímat signály blízkých vysílačů. Nejdříve snad o to, aby pomocný vysílač „mimo službu“ obveseloval svého majitele; mnohé práce jsou usnadněny, máme-li vedle zdroje známého signálu i cejchovaný přijimač, můžeme-li zjistit, zda místní vysílač pracuje, můžeme-li zkонтrolovat antenu atd. — S tím rozšířením se zase pojí možnost využít přístroje jako hledáče signálu: krátkým spojem, připojeným přes mřížkový kondensátor na vstupní elektronku při odpojeném ladicím obvodu, můžeme zjišťovat, kde je (a kde není, ač by měl být) signál v opravovaném přístroji, a to jak vf, tak nf. Takové přístroje jsou dnes běžné v záhraničí, a také zde jsme jeho podstaty využili v RA č. 4/1946, str. 94, a před tím v č. 9-10/1944, str. 54. Zařízení dovoluje zjistit nejen existenci, nýbrž i velikost a jakost signálu, a znamenitě usnadňuje opravářskou činnost. — Pak ovšem můžeme využít i samostatné zesilovací schopnosti přístroje, na př. ke zkouškám reproduktoru, mikrofonů, přenosek, ovšem jen jednoduchým, zda pracují nebo ne, a dále místo sluchátek na můstcích. Všechny uvedené úkoly splňuje přístroj s poměrně prostým přepínáním, ne složitějším než bylo v p. v. 12/1948.

Zapojení a vlastnosti. Přístroj má jedinou elektronku, ECH21. Její hexoda pracuje jako vf oscilátor s kathodovou vazbou (elektronk. vázaný oscilátor), řízený napětím na stříni mřížce. Třetí mřížka

základní a čelní část plechové kostry; vlastní přední deska z pertinaxu přesahuje plech. desku na všechny okrajové, takže zdi, které jsou tam upaveny, nemusí být obtížně izolovány. V základní desce je vidět výrez a vyhnutí plechu pro ladící kondenzátor. —

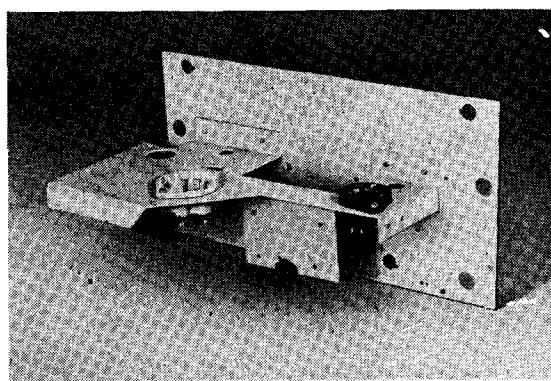Símkové seřízení základní desky odpadá. — Dole oscilogram vý napětí, modulovaný kmitočtem 100 c/s z dvojcestného usměrňovače v napájecí části.



je spojena se zemí přes odpor 50 kΩ, který je dost malý, aby vyloučil vznik přílišného záporného předpěti proudem, který mřížku teče. Na tutéž mřížku je možné přivést injekci modulačního napětí 100 c/s, odebrávaného z odporu mezi kathodou prvního ellytu ve filtru sítové části; přes kondensátor 20 nF je možné zavést na třetí mřížku také signál vysokofrekvenční pro použití jako záznějový kmitočtovar.

V signál odebíráme z anody hexody, kde vzniká na odporu 2 kΩ, a to buď přímo ze zdi, „1 V“, nebo přes dělič z kapacity 15 pF a otočného pertinaxového kondensátoru 500 pF, který jej zmenšuje až asi 40krát, t. j. na úroveň rádu 10 milivoltů. Za odporem 2 kΩ je nf transformátor, který převádí nf signál (při použití jako přijimač n. zesilovač) na mřížku triody v ECH21. Použití nf. tr. je vhodné, protože snadno a úplně vyloučí vf zbytek z následujícího stupně. Kdyby tam vf napětí zůstalo, vznikly by zájemné, ale nepřijemné vlivy na ladicí

obvod a zpětnou vazbu: kmitočet signálu silně se mění při změnách napětí na druhé mřížce, přístroj nízkofrekvenčně vyje.



Mřížku triody můžeme přepínat (přepínač „Nf stupeň“) na sekundár nf transformátoru; pak přístroj působí jako zesiilač. Druhá poloha zmíněného přepínače vede k volným zdířkám pro činnost triody jako elektronkový indikátor napětí, t. j. jako elektronkový voltmetr. Obě předchozí polohy dostávají pro mřížku předpěti z odporu v záporné části napájecího filtru, přes příslušné dekuplaci obvody; pro přijimač z odporu 1 kΩ, pro voltmetr z odporu 2,5 kΩ, je zamýšlena činnost jako t. zv. anodový detektor, v třetí poloze přepínače je mřížka spojena přes odpor 500 kΩ s odbočkou mezi 100 kΩ a 1 MΩ svodu oscilátoru. Když ten pracuje, vzniká mřížkovým proudem na svodu záporné napětí, které je úměrné vf napětí na ladicím obvodu oscilátoru. Toho lze využít jednak ke kontrole napětí oscilátoru, jednak při činnosti přístroje jako ssaci obvod.

Miliampérmetr pro toto použití není trvale vestavěn, protože je to pro většinu zájemců přístroj příliš nákladný. Připojujeme jej do zdířek 15, 16 a zapojení je můstkové, výhylku je možné vynutit potenciometrem („Oprava“) tak, že bez signálu udává miliampérmetr nulu, a může být přepnut na větší citlivost (menší proudový rozsah).


V anodovém obvodu triody je výstupní transformátor pro běžný dynamický reproduktor průměru 12 cm. Menší průměr by byl patrně spojen s příliš malým nf výkonem.

Anoda triody jest kromě toho vyvedena na zdířku 1 přes izolační kondens., chce me-li totiž připojit nějaký jiný indikátor než vestavěný reproduktor.

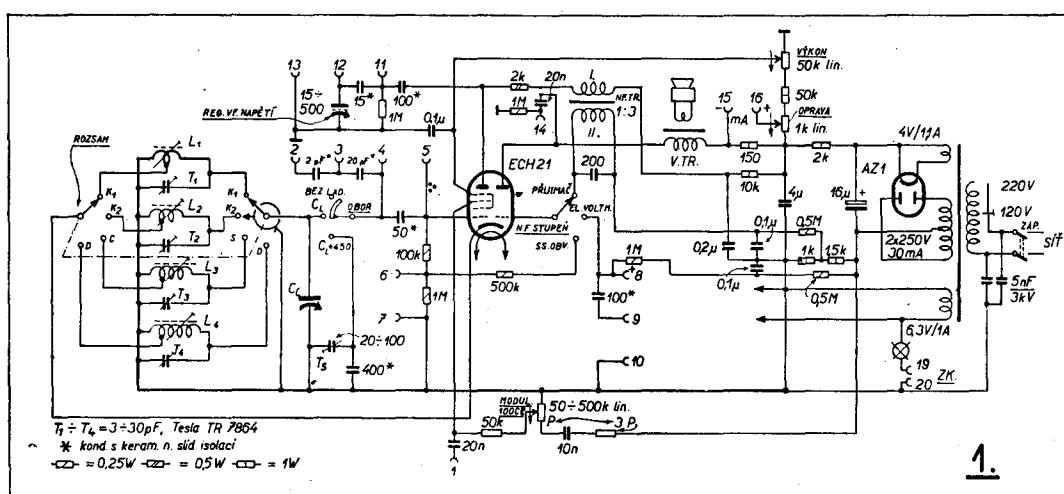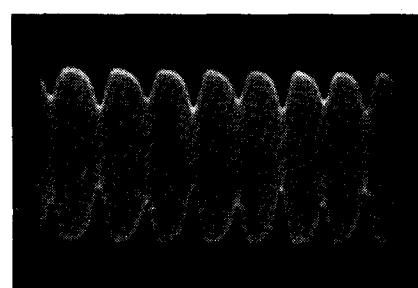Napájecí obvod s transformátorem a dvojcestnou usměrňovači elektronkou je



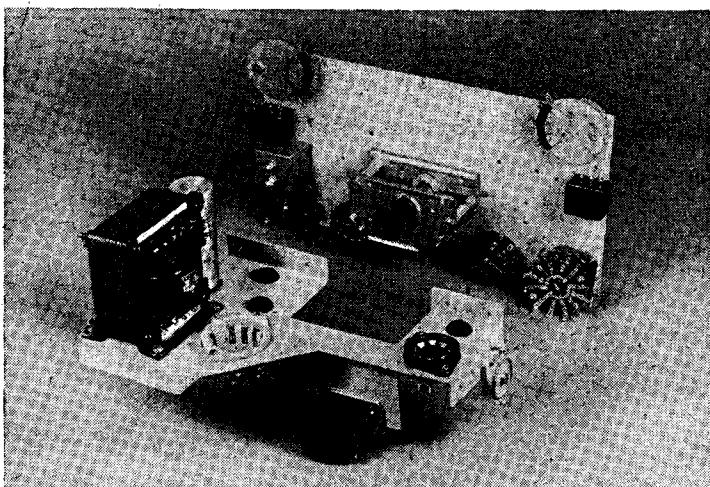Schematic diagram of the receiver with component values: $T_1 = T_4 = 3-30\text{pF}$, Tesla TR 7064, * cond. with ceramic. n. isolated side, ** = 0.25W, *** = 0.5W, **** = 1W. The text states that the schematic is identical to the one on the front panel (indicated by underlined words).



docela všechni. Zablokováním síťových přívodů na kostru kondensátory 5 nF, zkouš. 3 kV, omezujeme vycházení vln signálu sítě. Na žhavicí obvod, který je spojen se zemí jedním pólem, je naznačeným způsobem zapojena návěstní žárovka přes zdířky 19, 20, obvykle spojené, zkratovou spojkou, takže žárovka trvale svítí. Vytáhneme-li spojku a místo ní dáme vodiče s dotyky, můžeme obvodu použít k rychlé kontrole obvodů s malým odporem, např. čívkových souprav, síťového transformátoru. Uvedená úprava má ten význam, že jsou-li kostry přístrojů spojeny a zkoušme-li vodivost proti kostře, postačí dotyk ve zdířce 19.

Ladici obvod. Tvoří jej vzduchový ladíci kondenzátor C_L , výrobek Tesla, vzor KO 11 (katalog z podzimu 1948), pro nějž je také nakreslena stupnice. Kondenzátor se přepínátem „Obor“ připíná bud samostatně nebo s doplňkem 450 pF (T5+400 pF), nebo je spolu s čívkami odpojen od mřížky hexody. Samostatný dává obvyklé rozsahy: 0,15 až 0,42 Mc/s, a dále.


Kostra a skřínka, úpravy proti snímkům pozměněné. Reproduktor je umístěn na horní straně skřínky, výřez pro něj odpadá. Dírky pro zdírky a j. nejsou vyznačeny, určí je předtiskový štítek — Přístroj je upevněn do skřínky jediným šroubem M4, který táhne kostru k zadní stěně skříně.

Hlavní součástky jsou upevněny na plechových dílech kostry, zatím bez spojů. žeme zpětnou vazbu pozměnit podle potřeby přivinutím nebo odvinutím několika závitů, aniž podstatně měníme indukčnost a tím rozsah. Data o vinutí, uvedená ve výkresu cívek, jsou však vyzkoušena, a sotva bude zapotřebí větších změn. — Cívka rozsahu nejkratšího je na keramické kostce s čtyřmi hřebínky, a do dutiny využíváme totéž jádrové

Cívka rozsahu nejkratšího je na keramické kostře s čtyřmi hřebínky, a do dutinky vešroubováváme totéž jádérko, jako pro ostatní cívky. V nouzí mohou být jádra i kostry mírně rozdílné. kvadra př. na trubce pertinaxové, průměr 15 mm. Pak ovšem musíme také vyzkoušet a pozmenit počty závitů, není však zapotřebí obav, že potom by nesouhlasila stupnice. Té se vždycky můžeme přizpůsobit, je-li možné nastavit souhlas na počátku a konci každého rozsahu indukčnosti a příslušném dolaďovacím kondenzátorem T_1 až T_4 .

Vlnový přepinač je rovněž výrobek Tesla Always, a to tvar S 1110, t. j. dvě desky, čtyři obvody, pět poloh. Jedna dráha připíná na ladici kondensátor horní (ve skutečnosti vnitřní) konce vinutí, druhá dráha připíná na totéž vinutí kathodu, třetí spojuje nakrátko cívku rozsahu nejbliže nižšího, aby ssacím účinkem nerušila činnost. Pátá poloha spinače zůstane nevyužita, dotyk, příslušný kathodě, však spojme s nulovým vodičem.

Součástky. Kromě těch, o nichž jsme mluvili anebo které jsou určeny popisem schématu, uvedeme ještě popis ostatních. Přepínač „Obor“ jsme vyrobili z třípolohového jednocestného přepínače elegisitu z výrodeku, prodloužením běžeck tak, že spojuje zároveň dva dotyky, jak je to ve schématu. K úpravě se hodí i jiné přepínače, bez úpravy Tesla Always S 1103. Potenciometr „Výkon“ a „Modul. 100 c/s“ jsou běžně lineární, hmotové. Potenciometr

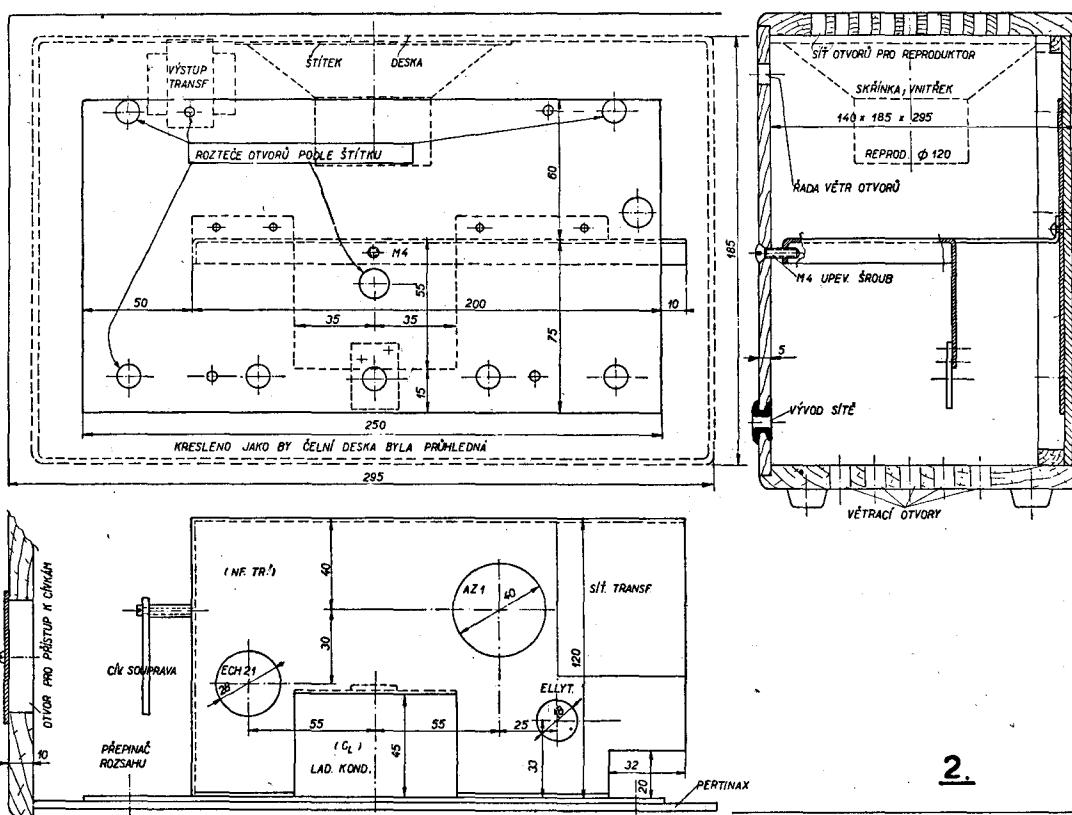




Pohled na vnitřek pomocného vysílače s reproduktorem v použité poloze; ve skutečnosti je reproduktor připevněn k horní stěně skříně. Pod tím snímek čtyřrozahové cívkové soupravy s příslušnými trimry.

metr „Oprava“ je 1 kΩ, drátový nebo hmotový. Kondensátor „Reg. vf. napětí“ je dobrý pertinaxový, takový, jakého používáme pro zpětnou vazbu nebo pro vazbu s antenou. Příliš dlouhou spirálku vývodu z rotoru nahradíme kablikem nejvíce o dvou závitech, nebo spolehlivým třecím dotykiem. — Nízkofrekvenční transformátor stačí jakýkoli dobrý druh, ne ovšem příliš musejný, protože tam bývají pravidlem zkraty v závitech a vlastnosti příliš kuriosní. Kdyby se po sestavení vyskytlo vytí nízka části, zaměníme přívody tak, aby mezi živými vývody primáru a sekundáru (t. j. k anodě a mřížce) byla pokud možno nejmenší kapacita vinutí. Převod není důležitý, optimální hodnota 1:3 může být poznamenána dost značně; bud' jak bud' je ní transformátor příčinou (vedle malého reproduktoru a skřínky), proč z přístroje nebudeme čekat vynikající přednes v oblasti hloubek. — Reproduktor s výstupním transformátorem zcela běžný, ovšem dobrý. Neupujeme reproduktor pod 12 cm v průměru a ovšem ani ne přes 12 cm, protože by se do předepsané skřínky nevešel. — Silový transformátor stačí malý vzor, s běžnými hodnotami primáru, na sekundáru žhavení pro usměrňovačku 4 V/1,1 A, 2×250 V/30 mA usm. proudu a 6,3 V/1 ampér pro elektronku a návěstní žárovku.

Stavba má tyto hlavní složky práce. Příprava cívkové soupravy s přepinačem. Výroba kostry a čelní stěny. Montáž; úprava skřínky. Zkoušení a vyzávání do souhlasu se stupnicí.

Cívková souprava je sestavena ve celku s přepinačem a nese ji pertinaxová deska podle výkresu, 3. Cívky kratších rozsahů dáváme blíže přepinači, aby jejich spoje vyšly krátké, a k všem připojujeme příslušný dolaďovací kondensátor T1 až T4. Protože má přístroj pracovat také jako přijimač, jsou cívky středních a druhých krátkých vln z vf kabliku 20×0,05 mm, mohou být za cenu horší funkce také z kabliku jiných dat nebo z drátu asi 0,3 mm. V tom případě bude možná zapotřebí posunout odbočku blíže k hornímu konci: v dítech u výkresu je vidět, jak malá vazba stačí pro cívku z kabliku (odbočka na druhém závitu od zemního konce). Spojování na přepinač

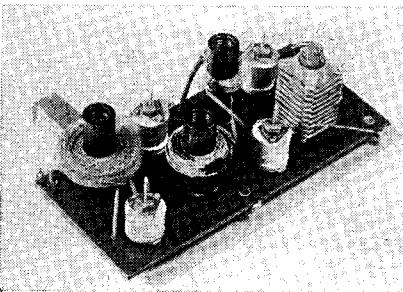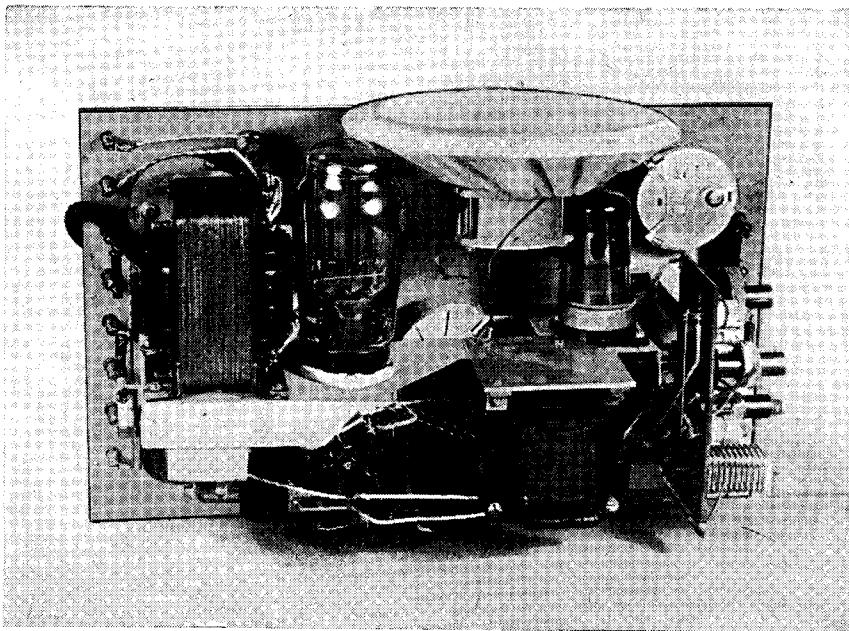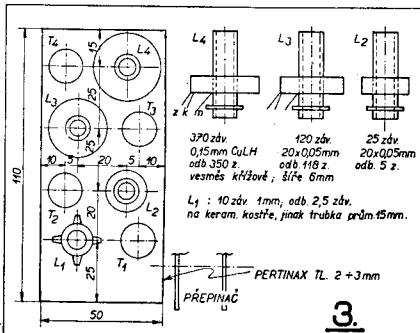Rozměry a úprava s daty pro cívkovou soupravu.



provedeme vzdušně, tak, aby malé posuny spojů nezpůsobili velké změny kapacit. Správné zapojení a pečlivé spájení jsou samozřejmostí, nechceme-li v budoucnu obviňovat svůj přístroj z přílišné nestabilnosti. Cívky můžeme nastavit ssaci metodou, máme-li nějaký druhý přístroj k tomu.

Kostra se skládá ze základní a čelní desky a je vyobrazena výkresem 2 a částečně snímky, které se od výkresu liší. Původně jsme chtěli dát reproduktor dozadu, ale po úvaze byl upevněn na horní stranu skřínky, aby hrál aspoň trochu ve směru obsluhujícího; tím vznikl jednodušší tvar kostry na výkresu. Přední deska je čtyřmi šroubkami spojena s čelní deskou z pertinaxu, která přesahuje na všechn stranách, a vlevo a vpravo má řady zdírek pro různé připoje, kterých je více než obvykle. Přesah ušetří pracné a nákladné upevnění zdírek isolovaných, a to, že přístroj není úplně stinněn, není tak velká závada. Na kostru jsme použili zinkového plechu sily 1,8 milimetru, vyhoví ovšem i jiný, dost pevný materiál. Přední deska je z pertinaxu sily 3 až 5 mm. Hlavní rozměry jsou ve výkresu, spolu s úpravou dřevěné skřínky a způsobem upevnění do ní; postačí k tomu jedený šroub zezadu.


Všechny rozteče otvorů na čelní desce jsou udány štítkem, který si zájemci mohou koupit v redakci, a který nese užitečný popis a také hotové stupnice pro obsluhu. Jeho zmenšenou reprodukcii uvádime dále. Po souhlasu se schematem, navíc jsou na štítku dvě zdírky 17, 18,

zatím nezapojené. Použití se pro ně časem jistě najde, na př. pro doutnavkovou zkoušku s napětím, odebraným ze stejné části napájecího obvodu. Štítek je tištěn na tenkém papíru, který se snáze lepí než otisky na kartoně. Nejlépe se nám daří lepení štítku způsobem, uvedeným v lónském č. 11 na str. 252 v návodu na zkoušku elektronek. Jediná obtížná práce je pak při navrtávání otvorů pro zdírky, kde se někdy okraj papíru roztřepí. Dá se tomu zabránit takovým postupem, že nejprve z nalepeného štítku vyznačíme otvory nadúlkováním, potom proskneme papír kruhovým průbojniskem na papír tak, aby vypadlo kolečko o něco větší než dírka. Štítek svrchu zase nastříkáme průhledným lakem. Po řadě let, kdy používáme papírových štítků, můžeme prohlásit, že jsou trvanlivé a vzhledné, a pro domácí pracovníky dobré nahradí štítky plechové nebo ryté.

Zapojování podle schématu není obtížné, když pozorně umístíme a spolehlivě upevníme ony drobné součásti, jejichž označení ve výkresu kostry není, a jinak dbáme zásad dobré práce. V přístroji není zapotřebí stínění.

Skřínka na pomocný vysílač stačí z měkkého dřeva, rozměrů podle výkresu, spojená rybinami nebo na drážku, a na povrchu vzhledně upravená vybroušením, napuštěním a nalakováním. Ve dnu a v zadní stěně jsou řady otvorů asi 8 mm pro větrání, na horní stěně vyvrátáme úhlednou sítí dírek pro reproduktoru. Ten je přišroubován i s výstupním transformátorem k horní stěně skříně a k přístroji připojen ohebným vodičem takové délky, abychom mohli při opravě, prolídičce nebo prostém vynímání vytáhnout p. v. dosti daleko ze skřínky. Na její vrchní plochu přišroubujeme kožené držadlo, protože přenášení je i uvnitř dílny častým úkolem. Dole jsou čtyři gumové nožky, na nichž přístroj bezpečně stojí.

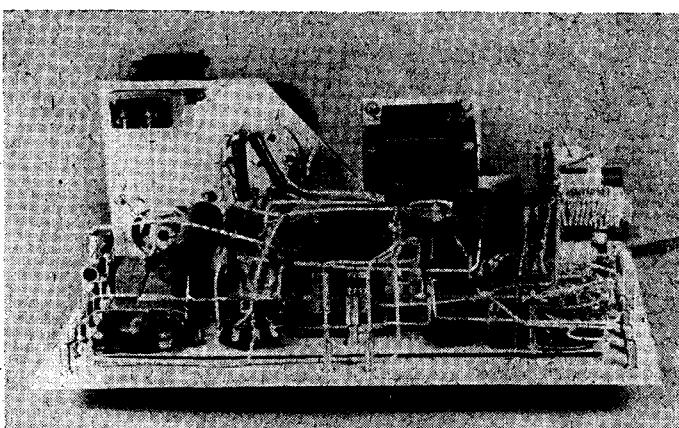Uvedení do chodu vyžaduje jen kontrolu napětí na důležitých místech, a pak kontrolu činnosti. Nejsnáze zkoušeme na funkci „přijimač“ tak, že do zdírek 3 zapojíme antenu, přepneme na střední




vlny a zkoušíme vyladit místní vysílač. Otáčením potenciometru „Výkon“ směrem doprava má se asi nad dílkem 2 ozvat lupnutí zpětné vazby; jinak je obsluha stejná jako u jiných přijimačů. Ověříme, zda vazba nasazuje v celém rozsahu; kdyby tomu tak nebylo, museli bychom hledat chyb, po případě přivinout několik závitů k cívce L3, čímž hlavně stoupá zpětná vazba. Sami jsme však naopak závity ubírali, když jsme si původní cívku navinuli s odbočkou na dvanáctém závitu od konce, až se nám nechtělo věřit, že stačí pouhé dva závity pro kathodovou odbočku. Zapojíme-li antenu do zdírky 2, můžeme se pokusit dosáhnout souhlasu se stupnicí podle známých kmitočtů vysílače. Na pravém konci rozsahu (zavřený ladící kondensátor) doháníme souhlas železovým jádérkem, na levém konci příslušným dohadovacím kondensátorem (T1 až T4).

Dnes, při novém rozdělení vln, hodí se k tomu dobré vysílače Praha (638 kc/s) a český okruh M (1232 kc/s). S dlouhou antenou ve zdířce 3, nebo dokonce 4 přibude ke kapacitě ladící ještě kapacita 20 pF, resp. (zdířka 4) plná kapacita antény, takže zachycený vysílač budou na stupničce ukazovat větší kmitočet, než vskutku mají, a to tím nápadněji, čím blíže jsou k levému konci stupnice. Na to pamatuji při kontrole cejchování podle zachycených stanic.

Podobně můžeme ověřit činnost přístroje na rozsahu vln dlouhých a na druhém krátkovln. (delším) rozsahu. Při rozsahu 20 až 6 Mc je nutno připojovat antenu jen do zdírky 2, jinak zpravidla nenásazuje zpětná vazba v celém rozsahu. Pamatuji také, že potenciometr „Modul. 100 c/s“ musí být vytvořen na nulu, jinak přístroj bručí. — Také na krátkých vlnách můžeme zhruba srovnat stupnice podle rozhlasových pořadů a jejich polohy, udané v Elektroniku č. 10/1949, str. 228.

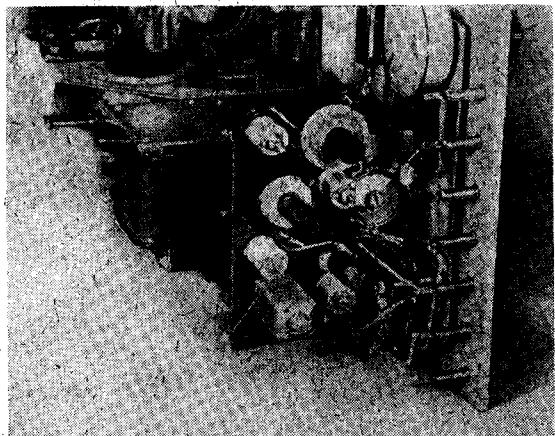Zmenšený otisk čelního štítku přístroje. Popis a značení jsou takové, aby usnadnily použití přístroje. Otisk ve skutečné velikosti spolu se zmenšeným otiskem schématu (na lepení na skříňku a usnadněným oprávím) lze koupit za 25 Kčs v redakci tohoto listu.



Úprava
spojů pod kostrou. Nf transformátor, upevněný na prodlužující desce, bude při úpravě podle výkresu namontován přímo na kostře.


7 spojíme nakrátko. Pak provedeme totéž s nějakým vysílačem na počátku (levém konci) stupnice p. v. a dodáme do souhlasu příslušným trimrem. Pochod známým způsobem opakujeme, až jsou změny nepatrné. Pak můžeme kontrolovat stupnice také na jiných místech než jen na začátku a konci.

Dodaléní rozestřených rozsahů provedeme rovněž s pomocným přijímačem, a využijeme harmonických p. v. Na př. druhá harmonická při rozsahu 0,36 až 0,49 Mc spadne do rozsahu 0,72 až 0,98 Mc/s, kde nastavíme souhlas s některým, známým kmitočtem. Tím je vyrovnaná celá stupnice a všechny ostatní rozsahy, jestliže ovšem byly předtím srovnány rozsahy základní.

Nejpřesnější a nejsnazší cejchování je s krystalovým multivibrátorem (viz E. č. 3/1950, str. 62, a tam udané podobné návody starší). Výstup multivibrátoru připojíme na třetí zdírku hexody, do zdírky 1, a přístroj necháme pracovat jako přijímač, ale se spojenými zdírkami 6, 7. Zpětnou vazbu nastavíme Jen tak, aby právě nasadila, a kontrolujeme postavení záznějů vzhledem ke stupnici, po př. dodáme, co je zapotřebí.

Závady jsou při pečlivé práci a dobrých součástkách možné snad jen když se konstruktér značně odchylil od návodu a zapojení. Sami jsme zápolili jen s určováním polohy odboček na cívkách tak, aby zpětná vazba přiměřeně nasazovala, neplíšl u začátku potenciometru „Výkon“, neboť pak je funkce přístroje jako přijímače nevalná. U L1 je vhodné vyhledat odbočku zkusemo, záleží i na půl závitu, když jich cívka má jen 10. Jinak jsme z počátku shledávali prudké změny kmitočtu při řízení výkonu, až se ukázalo, že to může v signálu, který proniká na mřížku triody a po zesílení spolu-působil v kathodové části ladící cívky tak, že při menších změnách zisku napětí na stínici mřížce kmitočet utíkal o řadu kilocyklů. Když jsme použili vazby přes transformátory, závada zmizela, a přístroj byl poměrně stabilní. Přesto je vývážení a buďme jako p. v. používat při zpětné vazbě právě nasazené, ne vytocené příliš např. Pak totiž obsahuje výnosek zbytečně mnoho harmonických, a

Přesnější způsob cejchování je oklikou: nějakým pomocným přijímačem najdeme rozhlasovou stanici blízko pravého konce stupnice p. v., a pak ladíme p. v. až se ozve v pomocném přijímači záZNĚJOVÝ hvízd. Obyčejně stačí zapojit do zdírky 11 kus vodiče a přehodit jej přes antenový přívod pomocného přijímače. Při nulových záZNĚJích je kmitočet p. v. roven kmitočtu onoho vysílače; známe-li jej, doladíme indukčnost příslušného rozsahu tak, až stupnice p. v. souhlasí. V tomto případě už používáme p. v. jako pomocného vysílače, t. j. potenciometr „Výkon“ vytvoříme natolik, až zpětná vazba nasadí, a zdírky 6,

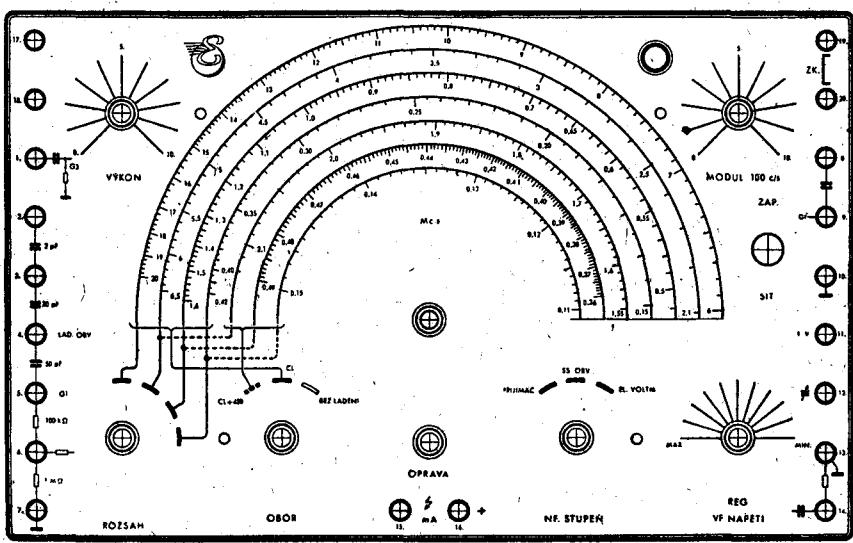

Úprava SPECIÁLNÍCH NÁSTROJŮ


Ke stavbě svých přístrojů potřebuje radiotechnik několik mechanických nástrojů, upravených k danému účelu. Ledené nejsou běžné zvláště v obchodech venkovských, ale s trohou dovednosti a námahy je snadné upravit si je z tvaru běžnějších.

K uchopení obtížně přistupných částí při stavbě a opravách používáme tak zv. justovacích kleští s dlouhými, štíhlými čelistmi, jaké ukazuje obrázek a) a snímek. Vyrobilli jsme je z běžných kleští s kulatými čelistmi na ohýbání drátů. Ze stříbrné oceli průměru 6 mm jsme vykovali tálíku kužely, v ose navrtané dírkou 4 mm. Na tento průměr jsme zpilovali konce původních čelistí tak, aby nástavce bylo lze těsně nazlatit, a aby měly správnou vzájemnou polohu. Po zpilování k sobě obrácených stran dlouhých čelistí jsme je dali důkladně připájet mědi (postačí také mosaz), dokončili jsme úpravu tvaru, až čelisti doléhaly po celé délce. Kalení není nezbytné, leda na koncích; kované části mají dostatečnou pružnost.

Běžné šikmé štípáčky, které jsme si kupili, měly poměrně měkké čelisti a nehodily se na jemný drát. Odplovali jsme proto na čelistech se strany ostří stupněk 2 mm hluboký a připravili do něho kousky ocelového plechu též tloušťky (obraz b). Po hrubé úpravě tva-

to někdy ruší činnost (mnohdy ovšem na tom nezáleží).

Použití je tak rozmanité, že by si v podrobném vypsaném vyžádalo ještě jednou tolik textu, kolik ho už čtenář přečetl. Proto jsme sestavili hlavní možnosti v krátké odstavce a věříme, že i v té podobě postačí k základní informaci. Časem, až nás přístroj projde zkouškou delší praxe, a až se také ozvou jeho použivatelé zvenku, doplníme, co se ukáže vhodným. Zatím skončíme s důvěrou, že popsáný přístroj dobré poslouží čtenářům „Elektronika“, stejně jako řada jeho předchůdců.

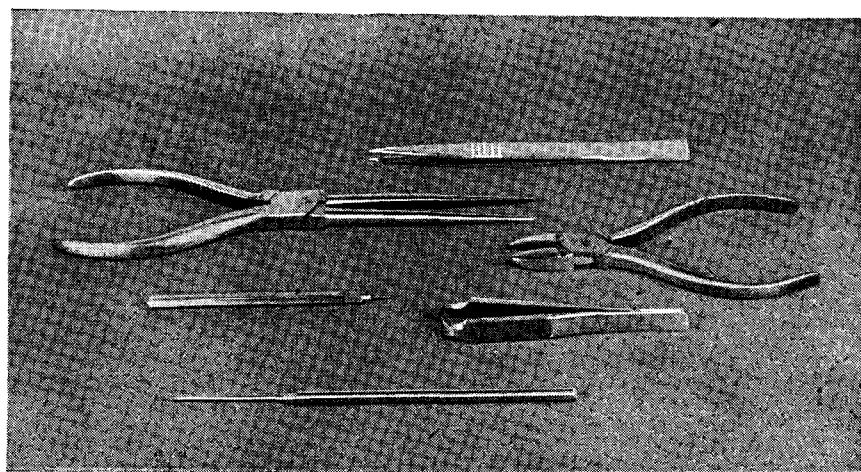

ru jsme zase náhradní destičky připájeli mědi, pak obrousili a opilovali do správného tvaru a styku ostří po celé délce. Pak jsme čelisti ohřáli do červeného žáru a ponorili do vody. Po sbroušení a vyčištění jsme ocel nad plynovým plamenem popustili podle náběhové barvy na zlatové fialovou.

Skrobáka na izolovaný drát, podle obrázku c) se skládá ze dvou čelistí s poměrně ostrými břity, které jsou vcelku s rameny, spojenými pružným přechodem podobně jako pinceta. Ramena jsou z ocelových pásků síly 3 až 4 mm (museli jsme je vyrobit spájením ze dvou o síle 2 mm), na konci zahnutá a vybroušená do tvaru, patrného z výkresu a snímku. Druhé konce jsou zeslabeny asi na tloušťku 1 mm, a v délce asi 20 mm spájeny nebo snýtovány. Čelisti musí směřovat jemnými břity přesně proti sobě, a musí při stisknutí celou délku doléhat, aby v kterémkoli místě přeštípily i jemné vlákno. Napružení poddajných částí tak, aby bez

tlaku byly čelisti vzdáleny asi 4 mm. Ostří čelistí zakalíme a popustíme na hnědou barvu, a poté jemně brousíme.



Pinceta (obraz d) vznikne podobným způsobem z ocelových pásků, musí se dát svírat tak lehce, aby se prsty ani delší držením neunavily (důležitá podmínka, často ke škodě pracovníka zanedbaná), a hrotové čelisti musí na sebe doléhat nejprve těsně na hrotech, při větším stlačení v ploše od hrotů počinajíc, nikdy se však nesmí hroty rozestupovat nebo křížit a doléhat stranou. Mírné žlábkování míst, kam kladejme prsty, usnadní držení. Tvar je možné kopírovat podle obrázku.

Rýsovací jehla, pro kterýž účel už dávno využíváme přebytku ochraných gramofonových jehel, je účelně realizována kovovým držákem na způsob patentních tužek, které znázorňuje výkres e). Výhodný je průřez šestihraný ocel nebo mosaz, v nouzi postačí tyčka 5 mm v průměru. Šroubová svírací hlavička má jednak tu přednost, že výměna otvorené nebo zlomené jehly je snadná, jednak se jehla vyhřátím nezměkčí, jako při spájení címen do jamky v tyčince.

Pracovní jehla k různým mechanickým zámkům. Ze stříbrné oceli průměru 3 mm vykávame a pak vybroušme i tálíku kužel, u vrcholu poněkud tupější, aby nebyl příliš tenký. Tupý konec vsadíme do mosazné rukověti buď naražením, nebo zapájením. Také zde je výhodný šestihran.

Kleště k odstraňování isolace. (Námět a obrázek tohoto nástroje poslal J. Vrabc, Čáslav.) Na nepoužívané, třeba částečně poškozené kleště navaříme k čelistem delší čelisti podle obrázku g), předem je utváříme a zplýveme tak, aby jejich zahnuté konce těsně stříhaly. Ve vstřícných plochách vypilujeme zářezy s oblibým dnem asi 0,5 mm poloměru, sbrousume tak, aby vznikly protilehlé břity. Šroubkem, zavrtaným u klubovu, získáme stavitelný doraz, který znmemožní nastrížení nebo dokonce přeštípnutí odisolovávaného drátu. Kleště se dobře hodí zejména k strávávání isolace z instalacního drátu (G, NG a pod.), ale i na oploštěné a impregnované spojovací dráty radiotechnické nebo telefonářské. Podmínkou správného použití je přesné nastavení dorazu podle průměru drátu, aby povrch kovu zůstal nedotčen. I malé smačknutí ostrým břitem může zavinít lom při zavádění nebo úpravě připájeného spoje, a tím spíše v přístrojích, vystavených otřesům. Proto se v takových případech nesmí isolace odstraňovat jakýmkoli rezacím nástrojem, nýbrž jen propálením na př. elektricky žhaveným drátkem. Při bezpečném použití a v případech, kdy silný drát a účel spoje vylučuje škodlivost naříznutí, je pomoc takových kleští velmi cenná.

F. Večeřa.

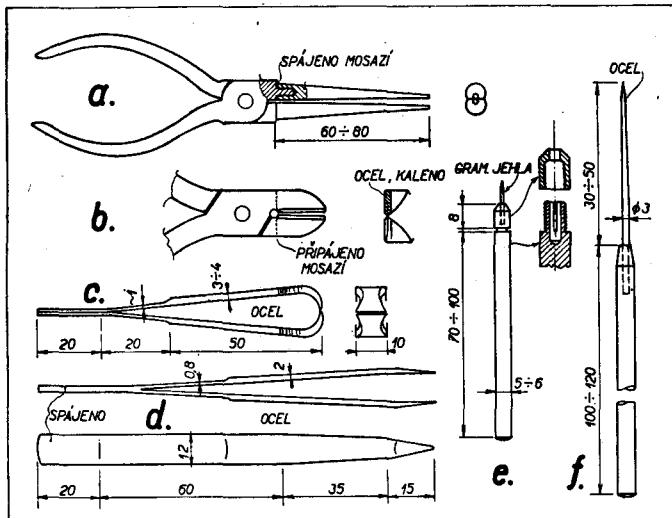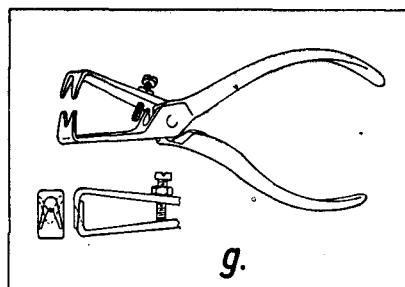

Miniatúrný superhet na sieť

Po mnohých pokusoch s miniatúrными prijímačmi podarilo sa mi sostaviť taký, ktorý svojim výkonom i prednosom môže uspokojať aj náročnejšieho poslucháča.


Je to 3+1 elektrónkový superhet, vo- stavený do skrinky Sonoreta. Ladiaci ob- vod má rozsah stredných a krátkych vln. Návod na zhotovenie cívky súpravy, hodnoty závitov a spôsob vinutia je vi- diť v obrázku. Skúsenejší amatér však iste použije také cievky, aké má po ruke.

Prvá elektrónka, trioda-hexoda UCH21, pracuje v obvode zapojení, ako sme- šovač-oscilátor. Riadenie citlivosti a tým aj hlasitosti je ručné, zmenou katódového odporu prvej elektrónky potenciometrom 15 k Ω . Zmenou tohto odporu oscilátor obyčajne častočne mení svoju frekvenciu, čo je pri poslechu krátkych vln veľmi znateľné. Preto je výhodné regulovať hlasitosť potenciometrom 0,5 M Ω , ktorý zapojíme namiesto 0,5 M Ω odporu, cez ktorý dostáva mriežka koncové elektrónky predpäťie. Na stredný vývod — bežec — zapojíme kondensátor 5000 pF od anódy nf zosilovača (vid. schéma). Pri tomto zpôsobe je katódový odpor 150 Ω smeš. elektr. priamo spojený na zem. Toto zpôsobu je možné použiť len tam, kde nie je v blízkosti silný vysielac, ktorý by smešovač mohol premodulovať.

Ladiaci kondensátor je duál 2x450 pF (Philips-Philetta). Dolaďovací trimer slúži len pri vyvádzaní stredných vln. Seriový oscilátorový padíng je 400 pF, keramický, medzifrekvenčný filter je la- dený približne na 490 kc/s. Paralelné kapacity sú 160 pF, podľa možnosti keramické. Sledové majú veľmi pochybnú hodnotu, ako som sa na mnohých pre- svádčil.

Prijímač má medzifrekvenčnú zpätnú väzbu, ktorá účinne podporuje celkový výkon. Jej nastavenie je fixné. Zpätnoväznebné závity sú pokračovaním sekundárneho vinutia mf transformátora. Koniec tohto vinutia je zapojený cez 5 až 30 pF trimer na anódu detektívnej elektrónky RV12P2000. Ak by väzba nena- sadzovala, zväčšíme túto kapacitu pripo-

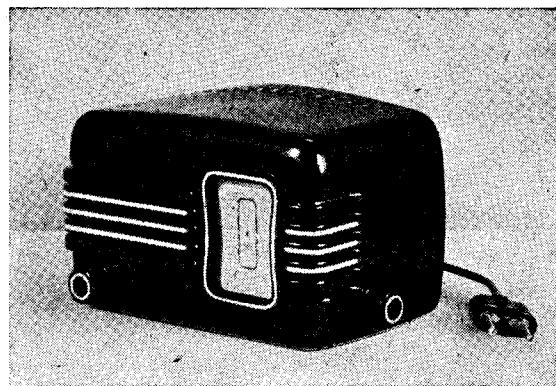Do skrinky pro stavebnici
Sonorety je možné vestav- vět jednoduchý superhet s jednou mf, která je pro zvětšení citlivosti odlume- na zpětnou vazbou. Pří- stroj má dobrý výkon na krátkých i stredních vlnách.



jením paralelného kondensátoru 50 až 200 pF. Väzba medzi touto elektrónkou a koncovou UBL21 je odporová.



Výstupný transformátor je tu „tvrdým orieškom“, lebo okrem trafa z Philetty málo ktorý vyhovuje pre veľké rozmerky. Je možné použiť akýchkolvek s impedan- ciou 3500 Ω , keď ho tam amatér vlastný dôtvipom šikovne umiestní. Sám som použil vadný z Philetty, ktorý sa dal ľahko opraviť. Obyčajne býva prerušený primár tam, kde je nadpájaný vývodný hrubší drôtik.

Reproduktor je priemeru 8 cm s per- manentným magnetom. Obyčajne má veľ- mi mäkké „brýle“ a okraje membrány, ktoré umožňujú značný pohyb kmitačky. Táto pri hlbokých tonoch naráža na kostru a spôsobuje nepríjemné skreslenie. Je výhodné upraviť reproduktor podľa návodu v Elektroniku č. 2, 1949 v článku „Dokonalený miniatúrný superhet“. Stačí však natrieť pružným lepidlom okraje membrány a „brýle“ po celej ploche, čím sa hlbka pohybu kmitačky obmedzi. V poslednom čase sa objavil na trhu 8 cm reproduktor i s výst. transf., prispôsobený pre UBL21 pre „Talisman“, ktorý sa pre našu účel výborne hodí. Ako každý malý reproduktor, i tento má intenzívny prednes vysokých tónov. Preto paralelné k výstupnému transf. je pripojený fixný kondensátor vo funkcií tónovej clony; vhodnú hodnotu volíme skusmo, podľa

vlastného posúdenia reprodukcie. Vyskú- šal som niekoľko hodnôt a najvhodnej- šia sa ukázala kapacita 10 nF.


Využívanie tohto superhetu je veľmi jednoduché, lebo máme iba jeden mf transformátor. Ak máme k dispozícii po- mocný vysielač, zľadujeme podľa Elek- tronika č. 3, 1947. Avšak i bez neho do- slahneme ľahko súbeh iba podľa zachyt- zých stanic, zvlášť keď nemáme AVC.

Večer, keď je najlepšie poslech, za- pneme si prijímač, pripojíme antenu a za- utiahnutej mf zpätnej väzby snažime sa zachytiť na krátkých vlnach nejaký vysielač. Akonále prideme na hvizd (sta- nicu), uvoľníme zpätnú väzbu pod bod nasadenia, a jadrami mf transformátora nastavíme maximáln. príjem. Jadrom osci- látorovej cievky posunieme približne pás- mo do súhlasu so stupnicou. Vstupným jadrom dodládime súbeh asi v strede stup- nice. Na stredných vlnach postupujeme podobne. Opäť jadrom oscilátoru nastavíme ukazovateľ tak, aby stanice súhlasili so stupnicou. Tu sa nevyzaduje veľkej presnosti. Na malú stupnicu Sonorety postačí, ak bude súhlasit Bratislavu a na konci stupnice (uzavretý otoč. kond.) Budapešť I. Po tomto zákroku naladíme vhodný signál I (najlepšie nejaký inter- ferenčný hvizd, lebo na ňom sa da dobre sledovať rozdiel v hlasitosti) na konci stupnice pri nie celkom uzavretom kon- densátore a jadrom vstupného obvodu na-

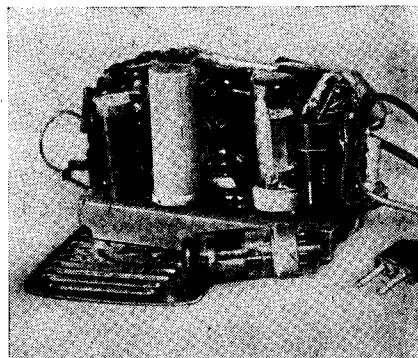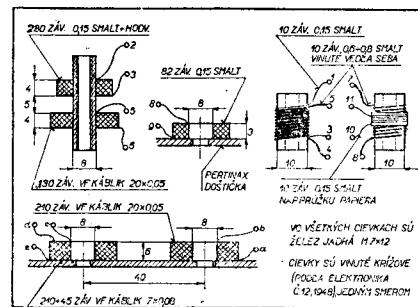

Vlevo hlavní rozměry, úprava a data cívek pro superhet. Pod tím snímek pohledu zezadu: zleva srážecí odporník, dvojitý ellyt. kondensátor, obě elektrónky klíčové, za nimi RV12P2000.

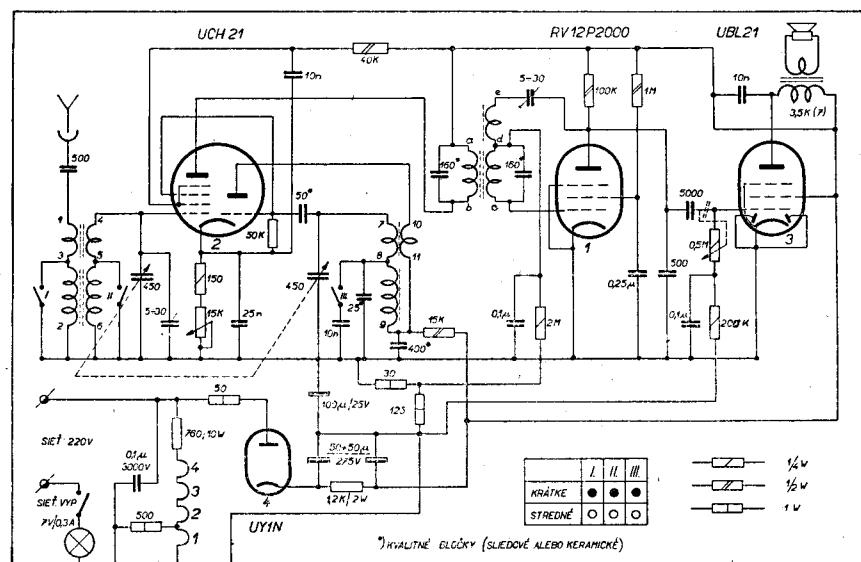Dole schema přístroje s vepsanými hodnotami.




stavíme maximálnú hlasitosť. Preladíme sa na opačnú stranu stupnice a asi 10 % od konca otvoreného kondensátora si vyberieme vhodný signál II. na zladovanie. Maximálny príjem doladíme paralelným trimrom vstupného obvodu. Potom sa vrátime zpäť do bodu I., doladíme jádro a opäť do bodu II. a poopravíme trimer. Toto opakujeme dotiaľ, až pri potočení trimra alebo jadra sila príjmu nestúpa.

Dôležité je zachovať poradie zapojenia žhavenia elektroniek. V opeačnom prípade môže dostať RV12P2000 veľké napätie medzi katódou a žhavením, čo pováživo ohrozuje jej životnosť. Prístroj sa za chodu značne zahrieva. Odvádzanie tepla podporíme navýšením radu otvorov do dna a vrchu skrieky a dierkovanej zadnej steny. Kostra je z 2 mm hliníkového plechu a nesie všetky súčiastky, takže sa dá po odňati zadnej steny a gombíkov prístroj celý vytiahnuť.

S dobrou anténou sa výkon tohto príjimača veľmi nelísi od standardného superhetu. Chudobnejší je iba o AVC a o niečo menšiu citlosť. Po úprave reproduktoru dáva príjimač vložený do skrieky príjemný prednes s vyravnanou hladinou vysokých i hlbokých tónov.

Miroslav Pokorný, Jablonica.

Obrázky na této straně patrí k návodu na miniaturní superhet: vpravo snímek prístroja, vyňatého z bakelitovej skrieky. Vedle reproduktoru je knoflík reg. hlasitosti, vpravo za stupnicí sú obvody mf filtra, cívky vstupného obvodu, pod nimi knoflík ladícího prevedu. Obrázek dosvedčuje, že prostoru je využito veľmi úsporné. — Pod tím: Výkres plechové kostry, na niž je prístroj vyrobenej i s reproduktorem. Kruhové otvory

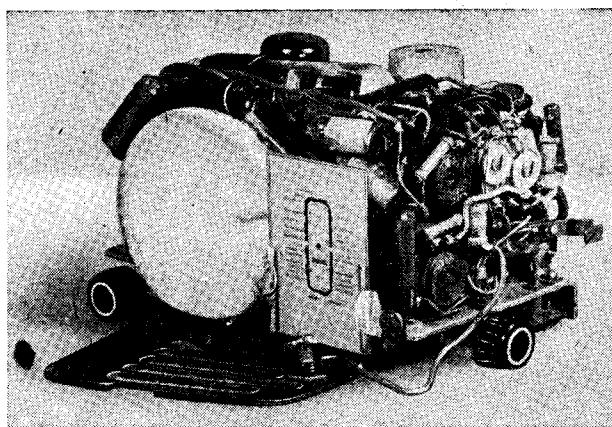


Domáci výroba

NAHRÁVACÍCH FOLIÍ*

Pro méně jakostní záznamy, kde nezáleží příliš na úplnosti zvukového spektra, na pf. v diktafomech a pod., stačí klihová vrstva, kterou můžeme po upotřebení rozvářit a použít znovu. Vrstvu jsem vyrábil takto:

20 g dobrého kostního klihu jsem nechal přes noc nabotnat ve vodě. Přebytočnou vodu jsem odlihl, k rozmočenému klihu jsem přidal 4 cm³ ethylenglykolu (nebo glycerinu), a zahříval jsem jej na vodní lázni, až se klih rozpustil a dobře smíchal s ethylenglykolem. Poté jsem jej nalihl na vodorovně položenou, dokonale hladkou a mírně namaštěnou skleněnou desku. Po uschnutí (asi 36 hodin), jsem klihovou vrstvu stálí se skla. Je výhodné, ale ne nutné, nalít ji na silný hladký papír prostě tím, že papír navlhčíme a přiloženou blánu zatížíme v celé ploše na pf. kníhou. Poté odstrňneme blánu do kruhu, upravíme středový otvor, a můžeme nahrávat. Nahráváme na tu stranu, která po nalití

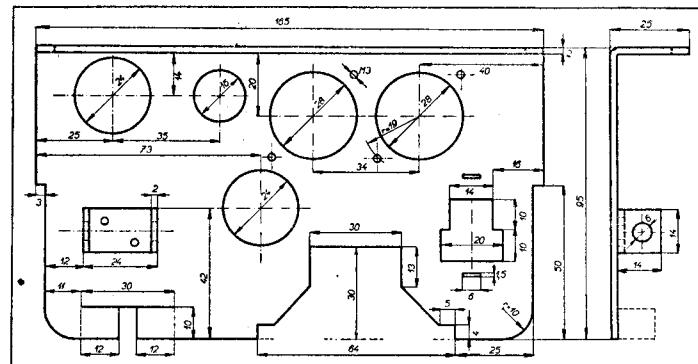

zleva: srážecí odpor žhavení, ellyt kondens.,

RV12P2000,
UCH21,
UBL21,

UY1 N leží nad reproduktorem. Dole snímek pohľadu pod kostru: ladící preved, vedle objímka a spodek

RV12P2000, regulátor hlasitosti. — Stupnice je osvetlena žárovkou 7 V/0,3 A.

vznikají změny povrchového napětí při prudkém schnutí, je dobré použít husté barvy a desku po nalití přiklopit k rámečku. Desky tohoto druhu časem ztvrdnou a zkřehnou, a je nutno je uchovávat pod tlakem, aby se nekroutily. Chceme-li materiál opět použít, oddělíme klih od papíru, nejlépe odmočením a odstraněním všech zbytků papíru. Chceme-li klihu použít víckrát, je nutno používat k rozmočení destilované vody. Použijeme-li místo klihu želatinu, dostaneme věrnější zvukové směmky.


Mnohem dokonalejší snímky pořídíme na vrstvu černého acetonového laku (nitro nebo duko). Na dokonale rovný a hladký plechový kotouč, podložený a libelou pečlivě vyrávaný do vodorovné polohy, nalejeme stejnomořně vrstvu černého acetonového laku. Je-li kotouč hladký, nemusí být vrstva zvláště silná. Jakmile je vrstva nalita, nesmíme již kotoučem pojmout, nebo se povrch zdeří a deska není k potřebě. Abychom zabránili vzniku drobných nerovnoměrností, které patrně

Jaromír Jun a, Brno

Malé akumulátory

Pro pokusy s modelem lodi jsem si vyrabil poměrně levné osmivoltovou baterii akumulátorů. Ctyřpříhrádkovou nádobku jsem sestavil z překližky a důkladně ji napustil parafinem ze svíšek; drží už dva měsíce bez poruchy. Desky jsem lacino získal z opravny akumulátorů pro auta, a to výlučně záporné, které jsou odolnější a více jich v odpadu zbývá. Z částečně poškozených jsem vyřízl potřebnou velikost a sestavil akumulátory tak, jako v autobateriích, s použitím celuloidových oddělovacích destiček. Výdoby jsem získal odříznutím pásku z olovené elektrody na horní straně a vyhnutím nahoru, kde jsem skupinu vývodů spájal. Záporných desek je vždy o jednu více než kladných. Pak jsem akumulátor sestavil a našel kyselinu sírovou, zředěnou na hustotu 28 stupňů Baumé. Několikrát pomalým nabíjením a poté pomalým vybijením se záporné desky, použité jako kladné, přetvořily v kladné, a máj akumulátor, s destičkami 7×7,5 cm pocházel motorek mé lodi s odběrem 6 ampérů po 28 minut.

H. Aster.

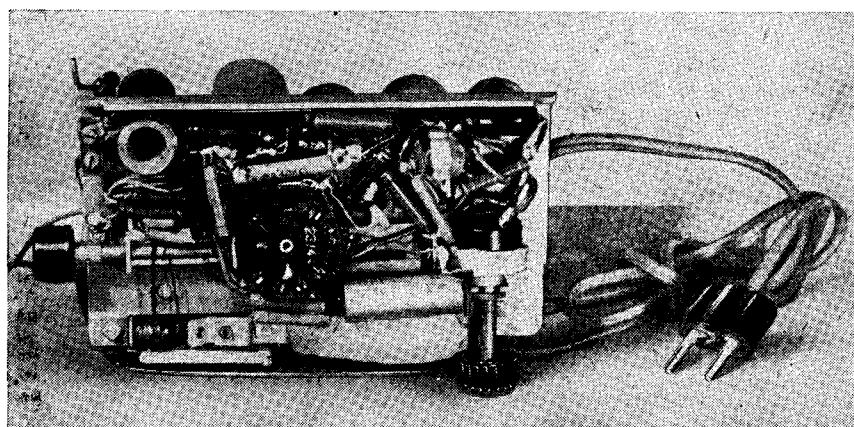

MĚKKÉ JEHLY A TRVANLIVOST DESEK



Probírka novými deskami

TARAS BULBA — Slovanská rapsodie pro velký symfonický orchestr — Leoš Janáček — Symfonický orchestr brněnského rozhlasu — Rídí František Bakala — SUPRAPHON — Obj. čísla 1200—1202.

„Mám se loučit s milým Ruskem! Jest mi líto! Tak milo tu!“ psal za svého krátkého pobytu v Moskvě na sklonku července roku 1896. Duševně se Leoš Janáček „s milým Russkem“ nerozlučil nikdy a ruská literatura jeho hudební obrazivost opět vzrušovala. „Káta Kabanová“ je psána na upravený text podle Ostrovského „Bouře“, poslední opera „Z mrtvého domu“ na námět z Fedora Dostojevského a symfonická báseň „Taras Bulba“, která je z této jmenovaných díl časově nejstarší (vznikala na sklonku prvej světové války), je inspirována Gogolovou hrdinskou rapsodií. Je tedy skoro nutno, aby posluchač této hudby znal alespoň stručný obsah literární předlohy, když ne celou herojskou dumu. Ve třech dílech své skladby Janáček, ten velký milovník života, třikrát je nucen se hudebně vyrovnat se smrtí. V souhlase s literární předlohou první u něho umírá Andrej, který na výpravě proti volyňskému Dubně zbhne za milovanou polskou šlechtičnou do obleženého města a hyne při jednom jezdeckém výpadu proti kozákům rukou vlastního otce, mají ve chvíli pokorného umírání na rtech nikoli vlast, nikoli rodinou matku, nikoli své bratry, ale jímeno překrásné Polky, které jako středověký rytíř obětuje čest i život. Druhý u Janáčka umírá Ostat, zajatý s jinými kozáky a strašlivě mučený při veřejné popravě před tisícimi se davы na varšavském náměstí. Když mu byly po jiných hrozných mukách zpreráženy údy a když cítil, že jeho duševní sily: vzdorovat hrđím mlčením již již slábnou, rozpolněl se při pohledu na zkamenělé moře neznámých, cizích hlav, na svého otce, živý vzor tvrdé mužnosti, a zavolal: „Tatinku, kde jsi? Slyšíš to všechno!“ A do ticha přeplněného náměstí se ozvalo: „Slyším!“ Otec, který dovedl jednoho syna pro zradu zabít a

Jednou z prvních otázek, kterou vám položí gramofil, počínající budovat ze skrových začátků svou diskotékou, je dotaz, diktovaný pravidelně tajenou obavou, jak dlouho mu gramofonová deska vydří a po kolika přehrávkách je ještě kvalitní. Nemůžeme v naší rubrice při nejlepší vůli na tento problém univerzálně odpovědět, neboť záleží na mnoha okolnostech, které bychom museli znát: na kvalitě výrobního materiálu, na způsobu vylisování, na správném uskladnění a také ošetření desek před jejich přehráním a po přehráni, na pravidelném chodu motoru a talíře, na tlaku přenosky na hrot jehly a konečně na jehlách, kterými jsou desky přehrávány. Tohoto posledního thematu si chceme dnes v naší rubrice opět jednou pověsimout.

Zdá se nám totiž, že poměrně malý počet našich gramofilů, a to i těch, kteří se často zbytečně bojí o delší životnost svých desek, používá bambusových nebo dřevěných jehel a napořád hraje všechny desky ocelovým hrotom, ačkoli používáním bambusového nebo jiného dřeva by mohli prodloužit život mnoha svých desek bezpečně na dlouhá léta, ba pomalu na celý lidský věk. Kdo sledoval delší dobu prodejní a kupní nabídky v rubrikách západoevropských odborných časopisů, věnovaných gramofonu a gramofonové desce, ví velmi dobře, jak mnoho v těchto anonech znamenala v anglosaských zemích poznámka „fibred“, t. j. údaj, že desky byly doposud přehrávány pouze „vláknitými“ jehlami, pravidelně využívanými z některého druhu bambusového dřeva. Dokonce i velké prodejny neopomínaly podtrhnout, že ve svých předváděcích kabinách přehrávají desky výlučně dřevěnými jehlami. Patentní náučky na ořezávání jehel nebo strojky pro jejich obrúšování byly běžným zbožím ve všech gramofonových obchodech.

Naši čtenáři se dovíděli před nějakou dobou v této hřídce, jak je možno si využít jehly z bambusového dřeva a dokonce i ze zápalky doma (viz o tom vice „Radioamatér“, ročník 1948, strana 56 a strana 150). Dnes chceme jenom podrobněji na základě dlouholeté zkušenosti uvést, které desky bez valné zvukové

újmy, a někdy i se značným zvukovým ziskem, mohou přehrávat bambusovými nebo dřevěnými jehlami. Jsou to především všechny nástroje strunné: housle, viola, violoncello i kontrabas, a to jak sólově, tak v různých seskupeních. Zde ne sice vždycky, ale velmi často mizí totiž jistá „plechovost“ ocelového hrotu, a naopak „dřevěnější“ zabarvení této strunného nástrojům s resonujícími dřevěnými deskami nikterak neškodí.

Okolnost, že všechny druhy bambusových a dřevěných jehel zmírňují sykot, je dalším příznivým doporučením. Velmi dobré zkušenosti jsem udělal i při přehrávání klavíru, kde ovšem zvuk nedosahuje již té věrnosti, jako u nástrojů strunných, zejména ve zvukově komplikovanějších skladbách. Klavír totiž při tomto způsobu reprodukuje ztrácí v exponovaných místech na barevnost a samozřejmě i na mohutnosti. Záleží ovšem mnoho na tom, kterou skladbu hrajete. Schumannovo „Snění“ se dá dřevěnou jehlou reprodukovat jistě bez úhony pro svoje zvukové kvality, kdežto s Beethovenovým nebo Brahmsovým klavírním koncertem to bude již méně snadné. Dobré zkušenosti jsem však udělal i s fukacími dřevěnými nástroji, s hobojem, klarinetem a fagotem. Zejména altový hoboj a klarinet ve středních a hlubších polohách zní překrásně, při čemž zjevně velký význam má „dřevěnost“ zvuku a podstatné zeslabení šumu a všech pazvuků. Méně věrná je již flétna a píkola, zvláště v průbojnějších vysokých polohách, ačkoli v ostatních rejstříkách zní přijemně a přirozeně. Ježto v koncertní sfíni smyče bývají páteří symfonické stavby a dřevěné foukací nástroje jejím nejdopodstatnějším doplňkem, znamená to, že značnou část orchestrálních skladeb můžete bez skreslení jejich zvuku rovněž dobrě přehrávat. Zvykněte-li si — jistě k nemalé radosti svých sousedů — na tento tiště způsob přednesu a nebudete-li chtít, aby orchestr hřměl jako při trojnásobných fortissimech v koncertní sfíni nebo v divadle, přesvědčte se sami, že dřevěná jehla naučí posluchače svým ztížením daleko lépe než ocelový hrot rozpoznávat kvalitu zvuku a vychovávat jeho

pro druhého se odvážit mezi milion nepřátel, umře jako nepoddajný kozácký ataman: ač ukřízován za živa na pažílou bleskem se znehuněnou stromu a ohořován již plameny hořící hranice, dává kozákům, bojujícím na druhém břehu řeky, hřímacím hlasem rozkazy, a když vidí, že kozácký oddíl je zachráněn, zajásá a obráti se posměšně na svoje trýznitele: „Co jste získali, čertovi Leši? Myslíte, že je něco na světě, čeho by se bál kozák?“ — Janáček v prvé části portrétu ztepilého junáka, ve kterém vásen lásky namolí kozáckou touhou po bojovém hrdinství. Když se tato mladistvá dychtivost v něm znovu probudí, jede již v čele polského vojska proti svým, ale pádi do léčky, neboť zatím co Janáčkův orchestr zpívá o bravurních rytířství, v pozounech a kontrabasech čtyři krátké po sobě zazní nejprve Tarasovy energické pokyny kozákům, co mají dělat, a pak tvrdý příkaz synovi, aby s pistole vlastního otce vzal zaslouženou odplatu. Poslední Tarasův výkřik je u Janáčka již jakoby přidušený

vnitřním hořem a nenadálé ticho, následující po krátkém milostném vzepěti orchestru, ohláší nám smrt svedeného kozáka a věrného milence. Poté v závěru jsme jedním rázem opět uprostřed herojské rapsodie: půda se třese pod kopyty nového jezdeckého oddílu, jenž vyrazil Andrejevi na pomoc, ve městě zvoni na poplach, Ostat bojuje zoufalý boj o svůj život a naděším je nezlobené odvaha Tarase Bulby, ale také vzpomínka na velkou lásku, která může jít s člověkem až do hrobku. Těch několik závěrečných taktů poučí každého, kdo má uši k slyšení a je nadán jem poněkud hudební vnučitavostí, co je to řeč hudy a jaká je její síla při vyjadřování nejrůznějších duševních stavů a dojmů. Co všechno po tomto rozohněném, typicky vašnivém janáčkovském *Presto* dovede říci závěrečný, monumentálně znějící akord! Ale o strhující emocionálnosti hudby, kterou nejsou s to vystihnout žádná lidská slova, výmluvně svědčí i druhá deska. Již ten úvodní motiv ve fortissimu, jakoby z ka-

sluchové ústrojí k tomu, že hlavní účin hudby není v její dynamice, nýbrž v jiných hodnotách.

Ostatně ani u žestových nástrojů, kde ovšem ocelová jehla reprodukuje lépe, nebývá skreslení takové, aby bylo možno říci, že se bambusová nebo dřevěná jehla k přehrávání těch desek, kde výrazná tutti dechových nástrojů hrají velkou úlohu (jako na př. v symfonických Brucknerových), vůbec nehodí. Jenak je v symfonické literatuře vcelku takových skladeb skrovnejší počet, než si průměrný posluchač myslí, jednak záleží na kvalitě nahrávání. Přehrál jsem mnoha desek, na nichž žestové nástroje, na př. trubky, hrály výrazný part, a byl jsem až překvapen, jak věrnost zvuku zůstala zachována. Rozdíl byl zase spíše v dynamice než v něčem jiném. V mnoha případech by se dalo dokonce říci, že tímto způsobem přehrávání si můžete někdy i kontrolovat umění hráče; tón ušlechtilé tvořený zůstane vcelku neskeslen, kdežto brutální způsob hry se obyčejně projeví různými defekty. Skvěle znějí dřevěnou jehlou všechna pizzikata a tím i nástroje drážkací, na př. harfa ve svých arpegích. Ale dobré znějí i tympany, pokud ovšem jejich údery nejsou příliš rytmicky bouřlivé nebo zvukově přehnané.

Co se lidských hlasů týče, platí tu skoro jako pravidlo, že komorní způsob zpěvu nebo hlasů lyrické znějí lépe než hrdinský-dramatický přednes nebo ostřejší hlasové timbry. Tam se někdy způsob reprodukce může jevit nepostačující. Také při přehrávání náročnějších sborů vykoná asi ocelová jehla spolehlivější službu.

Bude ovšem mnoho záležet na vašem osobním vkusu. Přesto bych doporučoval těm, komu konečně jde o dlouhý život jeho desek, aby každou skladbu si nejprve přehrál dřevěnou nebo bambusovou jehlou, a teprve potom, nebudete-li s kvalitou jejího zvuku spokojen, aby sáhl po jiné jehle. Uvidíte sami, že desek, jež je možno dobře reprodukovat těmito méně škodlivými jehlami, je velký počet, daleko větší, než jste se asi před takovou zkouškou domnívali. O značnou část svého archivu nemusíte potom mít obavy, neboť dřevěnými jehlami se při lehčích přenoskách vaše desky dají přehrávat po dobu prakticky skoro neomezenou. Potvrdila

nám to nejen osobní zkušenost, ale i rozhovory s gramofily a také redakční korespondence, týkající se tohoto thematu.

V. F.

K jubileu Ferdinanda Vacha

Připravili jsme pro naše čtenáře připočímkou, že 25. února tomu bylo devadesát let, co se narodil vynikající hudebník a zakladatel Pěveckého sdružení moravských učitelů, Ferdinand Vach, ale nemohli jsme ji pro nedostatek místa již zafadit. A přece zmínka o tomto velkém umělcovi, kterému jiný znamenitý sbormistr našeho zpěvu kdysi v jubilejném sborníku k Vachově sedmdesátkám nazval „sborovým čarodějem“ a „nedostížným ideálem všem mladším dirigentským generacím“, nemůže v naší hřídce chybět, již proto ne, že profesor Vach pochopil, jaký pedagogický význam může mít gramofonová deska, a několikrát předstoupil se svým slavným sborem před nahrávací aparaturou.

O zachycení několika ukázek z repertoáru moravských učitelů pod Vachovým jménem se pokusily dvě firmy Polydor a His Master's Voice. Snímky prvé společnosti byly pořízeny v Berlíně, kdežto druhé v Praze. Snímky His Master's Voice nedosáhly zdáleka úrovni jiných nahrávání tohoto koncertu a dnes mají spíše význam historický. Snímky Polydoru byly na svou dobu neobyčejně kvalitní a je možno říci, že některé z nich mohou být vzorem i pro dnešek. Není vyloučeno, že někde v zapadlejších obchodech se starším skladem se by se ojediněle ještě nalezly. Jsou to dvě velké desky, na nichž je na jedné nahrávce Křížkovského „Utonulá“ a na druhé Nešverova „Moravénka“ a Foerstrův „Oráč“, a čtyři malé desky: Sukův „Varaždinský báň“ a „Raněný“, Foerstrova „Polní cestou“ a Pokorného transkripce „Tancuj, tancuj, vykrucuj“, Foerstrova „Píseň lidu“ a „Neumannova „Letní noc“ a konečně Vachovy úpravy národních písni „Kebyste to moja mamko vedzeli“ a „Vydávaj sa“.

Velmi dobré jsou zachyceny i tři sbory Smetanovy, a to „Rolnická“, „Píseň na mori“ a „Tří jezdci“ na deskách ve fonografickém archivu České akademie, které nebyly nikdy veřejně vydány, ačkoliv je to velká škoda. Jejich nedostatkem je především okolnost, že jsou na malých deskách, takže první dva sbory si vyzádují dvojitého pokračování. Ale i kdyby se upustilo od přehrávání na větší matrice, stálo by za to učinit i tyto malé desky veřejně dostupnými. Velké Vachovo umění by si to jistě zaslouhovalo.

V. F.

certní síně a pamatuji se dodnes velmi dobře na její první provedení Václavem Talichem dne 9. listopadu 1924, ale rádky tohoto skromného slovního doprovodu ke skladbě, které mají být částečným uvedením našich čtenářů do jejího hudebního obsahu, psal jsem teprve na základě několikerého poslechu posuzovaných gramofonových desek. Z prospektu Gramofonových závodů, n. p., jsme se dověděli, že tentokrát nejde o přímé nahrávání v atelierech, nýbrž o přehrání ze zvukového pásu, porizeného přímo v Brně. Nuže, je možno s radostí konstatovat, že našim technikům se pokus podařil a že desky při reprodukcii znějí plasticky, ovšem za předpokladu, že elektrický zesilovač vyhoví alespoň z valné části nemalým nárokům, jež janáčkovská partitura klade na jeho dynamičnost a barevnou schopnost. Již lyricky rozviněný motiv varhan na prvé straně desky je milým překvapením, stejně jako zřetelná odlišnost jednotlivých nástrojů a konečně i zvukově únosné střídání těchto souborových episod s mohutným tutti celého orchestru. Zvláště dobrá je třetí a čtvrtá strana, líčící Ostapovu cestu na popraviště. Jak tam zní prvé a druhé moderato ve tříčtvrtěm taktu nebo jak v závěrečném *Piu mosso*, zpodobujícím lehkomyšlnou a šlechtický elegantní Varšavu, je výrazně zachycen protiklad smyčců a žestí, nebo jak tam opravdu zakvili Es-klarinety. Snad z našich článků v minulém ročníku se sami domyslite, proč asi Es-klarinety, a ne B-klarinety nebo dokonce A-klarinety? Obdivuhodný je i konec, zejména šestá strana. Grádace varhan a orchestru nedádle zmlkají, a přece při nastalem ztěžení harfy znějí tak, jak mají znít, a pak se opět všechno vzepne v nové maestoso, a když si již myslíte, že další stupňování je nemožné, ztěst, připojující se k varhanám, a mohutné údery tympanů vás přesvědčí, co všechno je dnes již možno na gramofonovou desku vepsat a na kvalitním reprodukčním zařízení z ní zvukově evokovat. Pochvalné zmínky si však zasluhují nejen technikové, nýbrž i orchestr a jeho dirigent! V Brně doveďte vždycky hrát Janáčka, protože ho tam nejvíce milovali, a Janáček to řekl sám. Zdá se, že tuto tradici v neposlední řadě zaslouhou Břetislava Bakaly a symfonického orchestru brněnského rozhlasu si Morava udrží. Při jejich Janáčkově žádný posluchač nemůže sladce podřímat; každou chvíli by vás bodí jako špendlíkem nějaký ten břitce předenesý motiv!

A nakonec dvě poznámky! Uvedli jsme přesný sled Gogolovy literární předlohy a Janáčkova zhudebnění trojí smrti: lásku hofvího a pro svou lásku umírajícího Andreje, všem mukám vzdorujícího a nakonec opět hrdě napřímeného Ostapa, a nikdy nepoddajného a také ve svém umírání velitelského Tarase Bulby. Známená to, že i při nahrávání první desky, označené číslicemi 1 a 2, týká se osudu mladšího Tarasova syna, Andreje, a nikoli Ostapa, a že druhá deska, označená nařízce číslicemi 3 a 4, nelíčí Andreje, nýbrž Ostapovo smrt. Na vydaných nálepkách byly totiž tyto údaje a číslice uvedeny chybě a na deskách ze série, kterou jsem si já opatřil, první deska (číslice 1 a 2) má nápis „Smrt Ostapova“ a druhá deska (číslice 3 a 4) „Smrt Andrijova“. Posluchač tím snadno může být zmaten. A konečně znovu, nikoli po první v tomto časopise, doporučujeme, aby k deskám, a dokonce již k serii desek, byl připojován stručný výklad o skladbě samé a několik slov o jejím tvůrci. V cízlině se to dělalo většinou. Jakmile nahráno dílo obsáhlo čtyři desky, bylo k němu přidáváno album i se stručným rozborom a dokonce i s notovými příklady. Ale podobná praxe se udržovala i u menších děl, jež byla nahrána třeba jen na dvou deskách. Columbia na př. připojovala i k Beethovenovým jednotlivým

v tympanech, logicky spojený s předcházejícím basovým ostinatem a jakoby říkající: „Slyším, synku! Dobře, synku, dobré!“ A v poslední větě je všechna mužná odvaha člověka, který se nebojácně, vzdorovitě a výsměšně dívá nepřátelům i smrti do tváře, ale také šíře a majestát ruské země, neboť ona zplodila tohoto nepoddajného hrdinu, tento věkopamátný typ neústupného a nepodplatného bojovníka. Oslavuje ho svou „slovanskou rapsodií“, Janáček chtěl ve významné chvíli světových a národních dějů přitkat odvážné zmužlosti a statečnému životu. Proto od chvíle, kdy vzplaně pod Tarasem oheň a slavnostně zaznějí varhany, herojské umírání se mění v oživující silu činorodé myšlenky, a do mohutného chorálu, do oslavnych fanfár a do svátostného hlaholu zvonů účinně zasáhnou i tympany lapiszární údery, pod které bylo možno — jistě ne v rozporu s Janáčkovou hudbou — připsat: „Dobře, Tarase Bulbo, dobré, dobré!“

Znám sice Janáčkovu skladbu z kon-

vým klavírním sonátám poučení o jejich vzniku i formě. A o Beethovenovi je se jistě možno z literatury snáze informovat než o Janáčkovi.

Mělo by tedy ovšem i pro naš export být samozřejmé, aby k deskám byl připojován krátký výklad skladby v jednom nebo dvou světových jazyčích. Rozšíření našich desek a také naší hudby by to jenom prospělo a výhody s tím spojené by se nám několikanásobně vrátily. I té nejlepší muzice je v dnešních časech, obracejících naši pozornost v rychlém sledu hned k tomu onomu oboru či předmětu, potřebí pomáhat vysvětlující slovem, neboť vedle kupujících, kteří nevědě, co vlastně kupují, jsou i takoví, kteří to mermomoci čtějí vědět.

Václav Fiala

ADAPTOR PRO F-M

(Dokončení se strany 87.)

silovač a reproduktor, možnosti mfm plně využívají.

Z předchozího vysvětlení také pochopíme, proč mezi dvěma polohami, kdy je slyšet dobré, je střed, kdy je zvuk k nepoznání skreslen: naladime-li místo na bod A v obraze 2 na bod A', který je souměrně postaven, ale na druhém boku křivky, budeme slyšet stejně dobré, protože je lhostejně, zdali zvětšení kmitočtu vyvolá zvětšení amplitudy (levý bok, směrem k menším kmitočtům), nebo zmenšení (pravý bok). — Jestliže však naladíme na vrchol resonanční křivky, do bodu B, pak zvětšení i zmenšení nosného kmitočtu vyvolá vždy jen zmenšení amplitudy, a to podle vrcholu resonanční křivky, z modulačního kmitočtu tónového vznikne tedy výlučně druhá a další harmonická, a to je právě ono skreslení.

Sami jsme adaptor zkoušeli od prvního dne zahájení pravidelného vysílání fm vysílače, které je nicméně označováno jako pokusné. Okolnost, že jsme mohli jako jedni z prvních informovat čs. rozhlas o příjmu, vynesla nám navzájem zprávy od vysílače co do jakosti pořadu a potíží, které se naskytly. Tak jsme mohli od začátku dosti přesně odlišit závady, které se vyskytly u nás, od úchylek vysílače, a nejedním svědkem bychom mohli potvrdit, že tak prostičký přijímač, jako je popsaný adaptér, dává ve spojení s dobrým zesilovačem a výškovým reproduktorem přednes bohatý ve výškách, jaký snad většina posluchačů ještě neslyšela.

Mimo jiné zdroje poučení o kmitočtové modulaci upozorňujeme zájemce na článek „O podstátku frekvenční modulace“ od prof. Ing. Dr J. Stránského v RA č. 1 a 2/1946, na knížku Dr K. Mourice „Kmitočtová modulace“, o níž jsme referovali v loňském čísle 4, na str. 92 a na řadu zmínek ve stařích, věnovaných novým zařízením v průběhu minulých ročníků t. l.

K PŘEDCHOZÍM ČÍSLŮM

Zlepšení superhetového konvertoru pro 50 až 54 Mc/s, Elektronik č. 12, 1949, str. 276.

Podle údajů L. Ratheisera v časop. Funk (květen 1941) doporučují tyto změny v preselektoru, osazeném elektronkou EF14: katodový odpor zmenšit na 220 ohmů, seriový odpor ve stínici mřížce zvětšit na 10 k Ω .

C spojit nejkratší cestou s anodou a po případě svést svodnou kapacitu 500 pF stínici mřížky ke kathodě místu k zemi. Anodový proud má být 18 mA, Ig_a = 1,5 mA při Ea = 200 V. Strmost je pak 10 mA/V a šumový odpor (E.N.R.) velmi malý, asi 600 ohmů, což oboje svědčí o vynikajících vlastnostech elektronky EF14 v tomto zapojení. Ve směšovači s EF14 doporučuje Ratheser zavést na G_s kladné napětí 30 V při naležitému záporámu předpětí G₁ (t. j. 7 až 8 voltů). Hodnota šumového odporu pro takový směšovač je 3000 ohmů, t. j. asi 20krát méně než s elektr. ECH11. Stanek

Autorem návrhu jednoduchého přípravku na vinutí cívek, který obsahuje letošní č. 1 na str. 21, je IngC. Jaroslav Snížek z Brna. Jméno bylo z textu vypuštěno nedopatřením.

Elektrická kytara.

Pan J. Settler z Prahy XI připomíná k tomuto článku č. 2/1950, že na rozdíl od zmínky v textu nesmí být struny hajské kytary napjaty tak vysoko, že by se nedaly slátila až nad hmatník, nýbrž naopak, současným použitím hracího želízka (v textu jmenováno neobdobně ocelový praežec) a stlačením některé struny na hmatník se dosahuje speciálních akordů. Správné zvýšení strun je 9 mm nad hmatníkem.

NOVÉ KNIHY

Stroje, které myslí.

Giant Brains, or Machines that Think, napsal Edmund C. Berkeley, poradce v oboru elektronických počítačů, New York. — Vydal John Wiley and Sons, New York. — Cena 4 dolary.

Souhrn údajů o početních druzích „myšicích strojů“, elektronických a elektromechanických, (Kniha nebyla redakci dodána; zpráva je založena na bibliografii v Audio Engineering, leden 1950, str. 30.) P.

Fotografie dokumentů.

Oldřich Beneš, Fotografie dokumentů, modrotisk, diazotypie, reflektografie, reprodukce, mikrofilm, mikratty. Vydal Orbis, Praha, 1949. — Formát A5, 228 stran, kresby, snímky a tabulky v textu. — Brožovaný výtisk 142 Kčs. — Velmi cenný soubor poučení o důležité pomůckce všech vědeckých oborů, o fotografických metodách dokumentace.

OBSAHY ČASOPISŮ

KRÁTKÉ VLNY

Č. 2, únor 1950. — Naše socialistická budoucnost, Ing. Dr. Miroslav Joachim. — Vítězný únor, B. Janatka. — Skládaný dipol (folded dipole), jeho vlastnosti a vstupní impedance, odvození a podklady pro návrh s příkladem, Ing. M. Procházka. — Konvertor pro krátkovlnná pásmá, Jiří Hudec. Podmínky pro DX na 3,5 Mc/s, T. Dvořák. — Radiofonická soutěž o Stříbrný pořád ČAV. — Otázky a odpovědi, pokrač. — Spolkové zprávy.

ELEKTROTECHNIK

Č. 1, leden 1950. — Přístroje na měření isolačních odporů, C. Macháček. — Technické použití směsi oleje a železných pilin. — Úvod do silnoproudé elektroniky, I (použití řízených usměrňovačů), Ing. V. Svoboda. — Měření příjemacích elektronek, měření charakteristik statické a na osciloskopu, měření strmosti, zesilovačové činitelky a vnitřního odporu statickky, měřítky odporovými a porovnáváním napětí, Ing. J. Kramář.

Č. 2, únor 1950. — Nová norma drobných spínačů (dovoluje konstrukce spínačů jen pro střídavý proud, které jsou snazší v konstrukci a ovládání a skoro nehlubčí, Ing. O. Novotný. — Jednoduché domácí zařízení s hlasitým mluvícím telefonom, V. Hlaváč. — Podstata a vlastnosti elektrického osciloskopu, Dr. K. Mouric.

ELEKTROTECHNICKÝ OBZOR

Č. 1-2, leden 1950. — Řada článků o teoretických i praktických stránkách stavby moderních transformátorů pro velké výkony. — Leonhardovo kriterium stability, Dr. V. Voříčka. — Stabilisátory a jiná použití kondensátorů s dielektrickou konstantou proměnnou s napětím.

AUDIO ENGINEERING

Č. 1, leden 1950, USA. — Předzesilovač pro náročného poslušáče, popis přístroje s konstrukcí a úpravami pro různé zdroje a vlastnosti, W. B. Denny. — Malý rychlostní mikrofon, popis vlastností páskového mikrofonu s objemem asi desetiny běžného, L. J. Anderson, L. M. Wigington. — Stereofonický přednes, jednoduchý způsob napodobení prostorového dojmu jednokanalovým systémem (obvod, citlivý na fázi a kmitočet rozděluje signál dvěma koncovými stupními s oddělenými reproduktory), Tenny Lode. — Reproduktor pro 5 až 20 kc, podklady výpočtu a stručný popis konstrukce reproduktoru s buzeným magnetem, 20 kG v mezeře, membrána z kovové folie, rozdělená tlaková komírka, plochý všečlánkový expon. trichytý (pozor na tisk. chybu vzorce [3]), B. H. Smith, W. T. Selsted. — Rozhlasové zařízení v letadle pro 50 cestujících, G. H. Warfel. — Vlastnosti záznamu, 2, C. G. McProud. — „Podélný“ šum v audiofrekvenčních obvodech, 1, H. W. Augstadt, W. F. Kannenberg.

Č. 2, únor 1950, USA. — Zdokonalený fázoměr pro tónové kmitočty (porovnává dva shodné průběhy, proměněné v obdélníky a pak derivaci v pulsy; po odříznutí záporárních působí kladné pulsy střídání chodu spoušťového obvodu; střední hodnota napětí mezi kathodami elektronek spoušťového obvodu je měřítkem fáze; přesnost 2 % mezi 40 a 29 000 kc/s), O. E. Kruse, R. B. Watson. — Přenosnosti a nevýhody zesilovače s uzemněnou anodou jako koncového stupně (nečetné nevýhody jsou nicméně tak závažné, že je účelně ziskat žádánu vlastnost jinak), R. M. Mitchell. — Měření hornopropustného filtru s ohledem na napětí odchylné, od čisté sinusovky, W. E. Neuman. — Záznamy údajů měřidel na magnetofonu, R. E. Zenner. — „Podélný“ šum v audiofrekvenčních obvodech, 2, H. W. Augstadt, W. F. Kannenberg. — Úprava zesilovače pro gramofon, návrh oštěp odřezávajícího výškového filtru, C. G. McProud.

ELECTRONICS

Č. 2, únor 1950, USA. — Elektronické přístroje pro leteckou navigaci. — Stavba šroubovacích anten, E. D. Smith. — Výroba metalisovaných obrazovek (na citlivé vrstvě je vytvořena zrcadlová vrstva odpařeného hliníku, odstraněná ohřevem před konečným výčerpáním vzdutí, E. R. Ewald. — Měří rychlosť průtoku plynu od 32 do 640 km/h, G. E. Mellen. — Rizená svazková elektronika (úzký svazek elektronů prochází dvěma mřížkami s velmi strmou a přímou charakteristikou; elektronka se hodí pro demodulaci fm, nebo pro výrobu obdélníkových napětí), R. Adler. — Zdokonalený tv modulátor, J. Haughwout. — Fotometr, řídící fázový posun pulsů v jednom rameni, měřítko, R. E. Corby, S. Becker. — Přepínání komunikačních soustav z vysílání na příjem, řízené hlasem, R. C. Fox a d. — Nulový detektor s diferenciálním zesilovačem a selektivními stupni, umožňuje úsporu vyloučením oddělovacího transformátoru, M. Conrad. — Řidičný zdroj vln v dvoře vý generátory; až 40 kV, 2 mA, st zbytek pod 0,1 %, W. S. Ramsey. — Stabilisovaný obvod pro fotony

s násobiči elektronů, W. S. Plymale, D. F. Hansen. — Ss zesilovač se zkříženým vstupem, J. N. VanScoyoc, G. F. Warneke. — Měření barev stínítek na obrazovkách, A. E. Martin, S. N. Roberto.

PROCEEDINGS IRE

Č. 1, leden 1950, USA (od 1/1950 odpadá příloha Waves and electronis). — Problémy opravářství v televizi, K. E. Ecklund. — Adjustace nejpřesnějších kmitočtových a časových standardů, J. M. Shaul. — Rychlosť radiových vln a její význam v některých aplikacích, R. L. Smith-Rose. — Použití thermistorů (odpory, závislé na teplotě) pro řídící obvody, J. H. Bollman, J. G. Kreer. — Kolísání šíření vln při vvf a uvf, K. Bulington. — Dynamická citlivost a kalibrace obrazovkového osciloskopu při vvf, H. E. Hollmann. — Dva jednoduché můstky pro vvf, D. D. King. — Nelineární cívkové generátory krátkých pulsů (malé permallovové cívky a obvody dovolují sestavit generátory pulsů o trvání pod 0,1 μs s kmitočtem do několika Mc/s), L. W. Hussey. — Porovnání vypočtených a změřených mikrovlnných signálů co do amplitudy, fáze a indexu lomu, A. W. Straiton, A. H. Lagrone, W. W. Smith. — Vázání „sousoší“ pásmový filtr, tvořený transmisní linkou, J. J. Karakash, D. E. Mode. — Optika s širokým úhlem z kovových desek, pro vvf, výpočet vlastnosti a chyb, J. Ruze. — Pilové průběhy velkého výkonu, složené z obdélníkových průběhů, H. E. Kallmann. — Rychlosť elektronických spínacích obvodů, E. M. Williams a d. — Převratný vztah mezi zobecněnými vzájemnými impedancemi pro obvody nakrátko a naprázdno, A. G. Clavier. — Podklady k návrhu vstupních obvodů s malým činitelem šumu, M. T. Leebenbaum. — Odvození průběhu indexu lomu stratifikované atmosféry z měření síly pole, J. W. Green.

RADIO AND TELEVISION NEWS

Č. 2, únor 1950, USA. — Výroba desek pro rozhlas, J. D. Healy. — Měří síly pole s krytalovou diodou, R. C. Moses. — Nová stanice v New Yorku, N. Smith. — Zkoušecí přístroj pro „citizens radio“, H. B. McKay. — Popis jakostního přenosu se sujmáčem, citlivým na mechanické namáhání, R. S. John. — Elektronicky řízený ss zatěžovací odporník do 50 W, pro zkoušení napájecích obvodů, M. G. Kaufman. — Předzesilovač pro přenosu s proměnnou reluktancí, E. W. Hill. — Nf generátor pro snímání kmitočtových charakteristik na stínítku, G. Southworth (rotační, motorkem hnávající kondensátor, časová základna s ním synchronizovaná). — Elektronkový metronom, A. H. Taylor. — Obvody pro okamžité nažavené přístroje, N. L. Chalfin.

RADIO ELECTRONICS

Č. 5, únor 1950, USA. — Výbava opravářské laboratoře pro televizi, W. R. Jones. — Malý hledací signál, bateriový dvojstupňový zesilovač s min. elektronikami, H. L. Davidson. — Malý osciloskop, C. W. Welsh. — Voltmetr, jako přesný odporník, J. T. Bailey. — Triky v televizním pořadu, H. W. Secor. — Jednoduchý Q-metr, oscilátor napájený měřený obvod přes kapacitní dělící 1:100, elektronkový voltmetr kontroluje napětí oscilátoru a napětí na měř. obvodu LC, Jaro Kober. — Standardní elektrický gramofon, R. H. Dorf. — Přenoska s kmitočtov. modulací, A. Traufer.

TELEVISION ENGINEERING

(dříve Communications; Radio Engineering; Broadcast Engineering).

Č. 1, leden 1950, USA. — Směry návrhu tv přijímacích anten, Ira Kamen. — Germaninové diody pro uvf televizi (zmínka o výrobě germania), F. J. Ligel. — Měření přechodových zjevů v tv přijímacích, J. Van Duyne. — Návrh, stavba a činnost tv stanice KRTV v Dallasu, Texas; B. Sadler, M. Zimmerman. — Úprava vzduchu v řídicí WBZ, Boston, H. H. Thayer. — Návrh tv snímači elektronky, A. Lytel. — Normy laboratoří Underwriter pro tv. přijímače, K. S. Geiges.

RADIOTECHNIKA

Č. 6, listopad-prosinec 1949, SSSR. — Rozvoj sovětského rozhlasu. — Elektronkový generátor pro technické účely, M. I. Karpovskij. — Hlavní zásady ochrany rádiového příjmu od poruch, působených v elektronkový generátory pro indukční ohřev, F. Z. Ilgekit, K. V. Baženov. — Výpočet obvodů pro korekce televizních zesilovačů, G. V. Braude, K. V. Epaněšnikov, B. J. Klímušev. — Skreslení v televizním přijímači při průchodu zvukového a obrazového signálu, G. I. Bajlik. — Teorie a výpočet obvodů nf generátoru R-C, V. G. Kriksunov. — Vyšetřování napětí na isolátorech napájecích lan stojárových anten, A. A. Metrickin. — Nový způsob zesilování modulovaných kmití se vystupem KPD, N. V. Trunova. — Výpočet obvodu elektronového stabilisátoru napětí s paralelně připojenou regulační elektronkou, K. V. Mazel.

RADIO EKKO

Č. 3, březen 1950, Dánsko. — Výstupní transformátor pro Williamsonův zesilovač, J. Gjetting.

L'ONDE ELECTRIQUE

Č. 275, únor 1950, Francie. — Křemen, jeho zpracování a použití v telekomunikaci, R. Sueur a d. — Křemenový oscilátor s velkou stabilitou, M. Indjudin. — Nový druh zesilujícího magnetronu, pokr., P. Marie. — Selektivní zesilování při nízkých kmitočtech, L. de Queiroz Orsini.

PRODEJ - KOUPÉ - VÝMĚNA

Přejete-li si otištění insertu v této rubrice, čtěte:

Všechny inserty musí obsahovat úplnou adresu zadávajícího. Text pište čítele, slova účelné zkracujte tak, aby inserát ne přesáhl 6 řádek. U všeho nabízeného zboží, ať nového nebo použitého, musí být uvedena cena. Údaj ceny slovy „cena podle NÚC“ není přípustný. — Cena za otištění insertu v této rubrice: prvních 40 písmen (včetně mezer, rozdělovacích znamének atd.) 20 Kčs, každých dalších 40 písmen, i neúplných (na konci textu) 13 Kčs. Na př.: otištění textu o 75 písmenech, mezerách a rozd. znaménkách stojí 39 Kčs, 120 písmen stojí 52 Kčs, 125 písmen stojí 65 Kčs a podobně. Největší přípustný rozsah textu je 240 písmen, mezer, rozdělovacích znamének atd.) 20 Kčs, každých dalších 40 písmen, i neúplných (na konci textu) 13 Kčs. Za otištění nechtí zadávajícího vypočítá sám a příslušnou částku přiloží k objednávce insertu, v bankovkách nebo v platných poštovních známkách. Z organizačních důvodů nemůžeme zúčtovat cenu za otištění dodatečné, poslat složenky k úhradě, nebo korespondovat v případě neurčitého textu a p.

Chcete-li, aby vaše oznámení bylo zařazeno, zašlete je tak, aby bylo insertnímu oddělení Elektronika doručeno do d a t a insertní uzávěrky, udané na poslední textové straně.

Neuvěřítejmejte inseráty, jichž text přesahuje více jak 6 řádek. Přeplatky v inserci mají inserenti u nás k dobru pro případ další inserce v rubrice: Koupě, prodej.

Prod. souč. na pom. vysíl. podle RA 12/46, vč. chas. a skř. (1400), lešt. reproskř. (300), vibr. WG1, 2, 4a (150), mA-metr 200 mA = Ø 6 cm (400), obj. LB8 orig. (193), vše nepouž. J. Etzler, Týniště n. Orl. 92. 937 Vym. nové el. A442, B240, B424, B442, B-2043, B2046, B2047, CC2, E442, E453, E-094463, AL2, AL5, KDD1, 1808, CF2, RENS094. Potř. bezv. ECH11, EBF11, gram. skř. Jos. Ševčík, Mnich. Hradiště. 938 Mám nové KV KC3, KC1, potř. EM1-4-11, nové V. Zbornák, Ostrava I, Opavská 53/I. 939

Prod. AVometer ≈ 10 rozs. od 0,003 do 6A, 3 až 600 V (3800), AVom. od 2,5 mA a 5V (800), ohmmetr ER 0—25 kΩ, 0—250 kΩ až ∞ (1650). Soumar, Praha IX, Svobodárná 12. 940

Koup. RA, roč. 1945. R. Kamínek, Olomouc, Anglická 30. 941

Prod. nepouž. trafo prim. 120, 220, sec: 2 × X 100, 300, 500 V, 200 mA, 4V 2,5 A (850); 2 × 300 V, 60 mA, 4 V, 1,1 A, 4; 6,3 V (190), žhav. tr. 2; 4; 5; 6,3; 12,6, 4 A (250), výst. push-pull. 2X EL3 (230), síť. tlum. 30 H 250 mA (350), 7 traf. na přev. (150). J. Etzler, Týniště n. O. 942

Dám UCL sadu D21, U21 a iné elektr. a radiosouč. za RLC můstek, alebo iné mer. pří. stroje. Vanák Vilim, Čachtice, Slov. 943 Koup. el. CY1, cív. 2X Palafer migon č. 6399, 2X osc. cív. Palafer č. 6396 i jednotl. Prod. el. 2X RV2P800 s obj. (po 150). J. Svoboda, inval. Cvíkov 80/II, ul. Potočná. 944

Prod. obrazovku DG7 (480), DG9 (580). O. Vítaz, N. Město n. V., Malinovského 19. 945

Prod. n. vym. EK10 (3500), zesilov. 30 W (4000), rotač. měnič 12 V/600 V (1500), potřeb. prkna na chatu. F. Louda, Praha XI, Jarov 2003. 946

Prod. 3X D60 (90), 2X LV3 (250), LD1 (250), LD2, LS50 (250), P2000 (100), něm. 6A8, 6J7, 6C5 (po 150), 6H6 (100). Koup. nife 1,2 V až 5 Ah. Voj. Z. Kozmík, Milovice 3/c. 947

Prod. autoradio elektr., Telefunken, 6 V (10 500), Selekt. Marko 6 V (7500), kuff. bat., síť, super Siemens 5 elektr. (4000), Markofon 4 elektr. (4500), souč. na autoradio Sonoretu. Souček, Pardubice, Pražská číslo 18. 948

Koup. přij. kr. vln, 10 až 50 m, trafo 300 až 500 W, 220-120-60-45-24-8 V a fotočuň, prodán mikroprojektor, adaptér na sklooptik. (4500), šlap. dyn. voj. 3-60 V (2500), zubař. hřídel z 2 kon. (5000), stopky Zenith (4000). Arch. R. Singer, Prostějov, Olom. 33. 949 Vymeň. elektr. AL4 za CL2 (n. CL2 koup.). Nová za novou. Frant. Štěbel, Karviná 2-Doly, tř. Dr. Beneše 1423. 950

Koup. ihned elektr. 924, 1374d, 1296 a AKI. Jos. Kameník, Vítová n. 170, Šlęzsko. 951

Koup. RA roč. XXV. Jozef Straka, B. Bystrica, Sládkovičova 7, inter. 952

Prod. 2krát AC495 (po 120), velk. buz. repr. (250), foto na desky 9×6, zn. Vario, svět. 4,5 (3000). Peška, Podoří 80, p. Moheinice Morava. 953

Za Ia Montgom. plášť nebo látku na něj (s vložkou) dám cenný; radiomateriál (repr., měřidla, selénky, nabíj. atd.), příp. koupím. J. Burian, Kunratice u Prahy 22. 954

Magn. stabilis. Siemens prim. 220 V ± 15 percent, sek. 220 V ± 1 %, 1300 W (4000), 10krát LV1 (135), prod. n. vym. za měř. přístroje. Jan Sourek, Tiefenbach 115. 955 Prod. dokon. pás. mikrof. Siemens a Halske, Elm 25, rozh. typ (7000), koup. měř. přístr. 50 až 100 mikróamp., větší průměr a potenciometr 100 ohmů, uhlový n. bíl. vinutý. M. Veselý, Benešov u Prahy, Tyršova ulice č. 194. 956

Predám dobre hraj. Siemens 14 ~, 6 rozsah. K. vl. (15.000). F. Petráni, Bratislava, N. Doba, II. bl. A/2. 957

Dám 2krát ACH1 za KBC1 a KF3 n. podob. Jos. Svoboda, Praha IX, Prosek, Na jetele číslo 16. 958

Pred. prij. bez reprodukt. s UCH11, UCL11, UV11 (1800), dyn. reprodukt. 20, bez membr. (100). Potr. var. U2410P, selén 220 V, AZ1, AZ11. M. Tokársky, Hertvík, okr. Bardejov. 959

Za malý super dám P435, ECH21, VY2, WCL11 a dopl. B. Kahler, Ratibořské Hory. 960

Pro Sonor. skříň. B3 (130), chas. pro RV (90), stup. s přev. (50), cívka, agr. s přep. (155), vše nové, dále VCL11 (130), usm. 1801 (70), AG495 (85), trafo 120-220/2×2 volty, 1 A, 2×2 V, 3 A, 2×250 V (230), prodává Papírník, Praha XX, V olšinách 39. 961

- Koup. amat. vysíl. pro začát. ČAV Praha, Václav Hábl, Jedomělice 117 u Slaného. 962 Prod. radiogramo (6000), měnič (10 000), radio (1500), zesilovač (3000), desky (2000), kuff gramo (2000), Jan Havelka, Lhotsko 22, p. Vizovice, Morava. 963. Koup. škálu Philips, Muráň, Bratislava, Budapešť 10,9 cm. Des. Št. Fabo, Malacky 1C. 964 Koup. VCL11, KL5, síť. trafa i přepál., n plechy tvaru EI 15 až 40 cm², el. stoj. vrtač. na 220 V. K. Cochlar, Trojanovice 11, p. Frenštát p. R. 965 Koup. elektr. DL25, DF25, DCH25, DAC25, 1904, ECH11, EBF11, ECL11. A. Dřevěný, Lovosice, Rooseweltova 32. 966 Koup. voj. přij. E10aK nebo Torn. Eb Jiří Obal, Gottwaldov, Štefánikova 101. 967 Prod. tov. nový 18watt. zosil., konc. stupeň 2krát AL5, AZ12, výstup. 200 Ω s pripoj. k norm. přij. (3000), kvalit. uhlík mikrofon (1000). Koup. přij. MW Ec i poškod. Ing. Kazimír, Bratislava, Odborárské nám. 14. 968 Prod. rotač. měnič 12/250 V ss - 100 mA (600), el. exp. hodiny 0,5—64 sec (2000), Skrátk. NF2 (po 150), fréz. duál 2×120 pF (200), buz. repr. prům. 200 (400), W. Gl. 2,4a (240), W. Gl. 12e (240), potř. LB8 K. Schwarz, Brno VI, Zeleného 53b. 969 Novou skříň na měnič s příhr. na desky roz. 70×37 cm. prod. (1500), koup. skříň. na Big-Ben. Jarosl. Višňák, Praha-Nusle, Jaurisova 7. 970 Koup. P770 a kn. Prakt. šk. radiotechn., n. vym. za RL2T2, RL2P3. Mír. Driemer, Skuhrov n. B., 101. 971 Prod. nové DF22, DAC21, DLL21, nf invers. a výst. trafo tř. B (1000), d. lešť. rad. skříň (700), gramomot., talíř a přenos. (1200), M. Lička, Valaš, Meziříčí, náměstí. 972 Prod. Sondretu (2600), amer. super V6L (4500), bat. přij. podle 4/47 RA (2500), fotoel. exposimetru Omboz 2 (3200), 4krát RV12P2000. O. Konečný, Vítkovice, Erbenova 105. 973 Prod. univ. měř. př. Avomet, 34 rozs. (3600) a Wh. můstek Omega I. 0,05—50 000 Ω (1600). L. Krejčí, Rájec n. Sv. č. 141. 974 Torn. Fubl (1900) a reserv. elektr. (800) prod. n. stejn. stanici v příbl. cene' koup. B. Flek, Nový Bydžov. 975 Prodá se rozhl. zaříz. zn. Mikrofona 25 W ve velmi dobrém stavu s gramoradiem (35 tisíc). Ml. Boleslav I, pošt. schr. 44. 976 Prod. dyn. či motor 220 V, 100 W (800), měnič 220 ss/150 st V, 50 per 1 kW s trafo pro růz. nap. (2500). V. Pajer, Roudnice n. L., Švernová 1505. 977 Elektronky D koupím, každému odpovím. Hrdlička, Praha-Spořilov 2219. 978 Koup. DF25, DC25, DDD25, přid. synchr. gramomot. M. Hrdlička, Žandov u České Lípy 244. 979 Koup. nutne novú KL1, nožičk. Udaite cenu. A. Bajcura, Hrabovce n. Lab., p. Vyšná Radvaň. 980 Prod. dobré elektr. ACH1, VF7, CF7, CC2, RE074, REN904, REN914, RGN1064, KF2, A415, AZ12, EB4, AM2, UY1N (po 100), EF13, EF14, EZ11, UY1N, DF25, DC25, DAC25, EF22, DC11, UBF11 (po 200) Ing. Ant. Schubert, Praha IV, Belcrediho 11. 981 Koup. RG12D60 selén 220/60 tel. klíč, sluchátka, D. Kodaj, Bratislava, Urbánkova číslo 9. 982 Prod. E10Ka (3200), EZ6 (4500), 2krát LB1 (po 700), kop. foto zrcadlo. Voigt n. Zeiss. K. Vild, Ústí n. L., Střekov, Litoměřická č. 824. 983 Měř. přístroj Multavi II, prod. (3500). Z. Frýda, Praha XIV, Nezamyslova 10. 984 Prod. dynam. Körting Rex. Maxim. perman. prům. 390, prům. trnu 60, poškoz. membr. (2000), amer. Oxford v budiči, prům. 320 (1500), Rel Luxor buz., prům. 220 (300), Triot. Dynamos buz., prům. 260 (400). Ing. A. Schubert, Praha IV, Belcrediho 11. 985 Koup. Ing. Jindřich. Tepelná mechanika I., Vademecum elektř. selén. 250 V, 20 mA, CY1, prod. elimin. Phil. (900), 3krát ECH12P10 (po 200), voltm. 0—250 V st. (400), 0—400 V st. (500). B. Fajman, Sobotín. 986 Koup. cest. radio a AK2, AF3, ABC1, AM1. A. Kalvach, Praha XI, Jeseniova 120. 987 Prod. větr. elektr. 12 V/100 W v provozu (4000), bater. super. 4elektr., nový s Niffe akum. (4500). Gust. Demel, Praha-Lhotka 56/78. 988 Prod. Philoscop Galvanometr, 86 μA, H. & B. Megger 0—20 MΩ angl. a rozvaděč. měř. přístroje (20 000). Neumann, Praha X, Palackého 25, telefon 369-59. 989 Koupím elektronku KL5. J. Kunc, Svinná, p. Radnice. 990 Vyměn. 100% DF22, DL21, ECL11, ECH21, 2krát 2K2M za 100% EL3, EF6, soupr. díl. stř. vln. zn. Palaba 6399 a krátkovln. Palaba 6111. Petr, Souš u Mostu, Švernová číslo 7. 991 Vym. elektr. 2krát: DCH25, DDD25, DC25, EF12, 6L6, 1krát: DAC25, DC11, KL4, KBC1, KF4, AL1, UCH11, UBF11, UCL11, UF11, L413 a j. Potřeb. Avomet n. j. měř. přistr., 6L7, 6K7, nabíd. A. Král, Doubrava 319, okr. Karviná-Těšín. 992 Prod. selén. usměr. 300 V 30 mA (220), 250 volt, 10 mA (80), 500 V, 5 mA (tušk. 053/50) (70). Zdeněk Pudlák, Praha XIII, Krymská 12, III. patro. 993 Prod. EFM11 (150), 6R7 (100), Philips EBL1 (nová, 220), ECL11 (nová, 220) KBC1, EBL1, ECL11 (obě nové po 220) a reprodr. prům. 20 cm (350). H. Sourek, Praha I., Konviktská 7. 994 Vym. mikrosk. b. podst. za dobrý fotoap. 6×9 film. Koup. fotokas. pro desky 9×12 a stativ. Prod. osaz. rády D25 (1000), aku Niffe 2,4 V (300), měnič z 2,4 na 100 V (700). O. Pakr, Sobotín, okr. Šumperk. 995 Koupím. alebo vym. 2krát KK2, KF3, KC3, KBC1, KDD1, AZ12 za nové DF11, E424N, EBF2, EBL1, ECH4, ECL11, EF9, EK2, EL11, EF22, KB2, KC1, RE604, UBL21, UCH21, UCL11, UY1N, UY11. J. Popelka, Námeštovo. 996 Vym. EBC3, EBL1, ECH3, EF5, EF6, EL3, EL3 spec., ABL1, AF3, CK1, CCH1, CF3, CL4, NF2, RE134, REN924, 5Z3, 2B7. Potřebuji síť. trafo 220/2×500/4, 12,6 V/4 A, dvojč. výst. trafo 7000 Ω, DAF 11, DCH25. Fanta, St. Sedlo, p. Orlík. 997 Koup. AM2, EM2, EM3, n. EM4, miliampermetr 0—2 mA; prod. selénny 220 V, 65 mA, prům. 25 mm, délka 85 mm (po 198), osvěd. pro Sonorety 2- až 3elektr., dva seleny 330 V, 0,03 A (po 110). Jos. Hušek, Gottwaldov, Zálečné VIII, 1234. 998 Koup. i jednotl. elektr. KF3, KBC1, KK2, KL4. A. Martinek, Oldřichovice 250, u Třince. 999 Koup. dobrý grammotorek, J. Seger, Praha XIV, Družstevní ochoz 36. 1000 Potř. LV1, vym. za j. voj. elektr. n. koup. K. Kisza, Podobora 22 u C. Těšína. 1001 Prod. vrtačku Siem. 42 V, prům 6, novou (1200), koup. LG3, miniat. 6J6, RV2,4P45, 6N7, gramo. švýc. Holý, Praha II, Vyšehradská 37. 1002 Pred. Kathomet. D továren. elektronik. skúšač, tiež možno previesť vš. běžné meranie, nap. průdu, kapac., koncov. výst., rozs. 10 V až 1000 V, 0,25 mA až 5 A (7500) Jozef Grman, Topolčany, Lipová 68. 1003 Prodám více nových sluchátek 4 kΩ (160), RV12P4000 (100). J. Šiška, Neratovice číslo 162. 1004 Prod. kuff. super. ABC Philips 100% s nov. elektr. na vš. druhy proudu i bat. (6000), horské slunce (2500), voltm. do 250 V stř., 2krát KC1 (po 100). Valigura VI, Prostějov, Lidická 33. 1005 Prod. nov. Ametr na oba proudy, prům. 86 mm na zapušť. (500), elektr. ECL11 (200). V. Laušman, Bělá u Pecky. 1006 Vym. RV12P2000, DDD25, UCH21, EMF11, UF21, BO230VI40 za DL21 a reprodr. 2397 pro RA = 22580 ohmů. J. Richter, Karviná II, 446, Těš. 1007 Prod. n. vym. el. AF3, AF7, A14, přep 12pol. a j. civ. soupr. Palaba (680), potř. ECH4, 2krát EBL1, n. ř. 21 J. Krahalík, Poteč 20, p. Val. Klobouky. 1008 Koup. nutně el. DL11. J. Franček, Val. Meziříčí, Pod oborou 12. 1009 Prodána Omega I (1500), Multavi Siemens-Halske (3500), reprodr. ve skříni s potenciom. (800). V. Kaberle, Chomutov, Benešovo náměstí číslo 7. 1010 Za tón generátor a obrazovku dám hodnotný radiomateriál. Seznam zašlu. Páč F., Veselí n. M., Masarykova 970. 1011 Prod. tov. nahř. zaříz. na desky zn. Saja (12 500), amat. zesil 18 W (3000), kvalit. krystal. mikrofon s 10 m kabel. (800). R. Marks, Vrchlabí II, 285. 1012 Potreb. nutné DCH11, DL11. D. Královic, štud. Čáry 309, p. Kútý 2. 1013 Prod. krátkovln. super 87 až 476 Mc, 4 rozs., AM i FM, 10 + 2 elektr., tov. výr. (8000) Ing. Práchystal, Praha X, Křížíkova 73. 1014 Prod. RA roč. XXVI a XXVII, Elektronik XXVIII, chassis apml. a přep. na 10 (300). Ing. Vlast Semecký, Praha XVI, Na Neplácku 1, II. p. 1015 Koup. gramo n. chasis, J. Zorníček, Lemešany. 1016 Vym. voj. vysíl. osaz 3krát RV12P45 za kokoli. Nabídnete. Srp, Střekov STZ, Eliška. 1017 Koup. gramo n. chasis, J. Zorníček, Lemešany. 1018 Prod. Omega můstek (2000). B. Pres, Vsetín, Smetanova 969. 1019 Koup. Ia gramo-chasis zn. Paillard n. Thorens. Prod. DKE přes. na U21 bez el. (500). J. Haluška, úč. V. Lomnica 223, okres Kežmarok. 1020 Prod. úplnou cívku, soupr. k superh. z č. 11, roč. 49 (200). H. Šantora, Čáslav 1011. 1021 Koup. nahráv desky. Houdek, Liberec XI/272. 1022 Koupím REN904, RES164, RNG354, EF22, EBL1, reprodr. dynam. 20. Fr. Trnka, Lažiny 61, p. Mor. Budějovice. 1023 Zesilovač 25 W, měř. přístroje, různé elektr., mikrofony a součástky vyměnit. Seznam zašlu. Známku na odpověď. J. Slavíček, Stalingradská 35, Praha XIII. 1024
-
- Ridi a za redakci odpovídá Ing. Miroslav Pacák
- Tiskne a vydává ORBIS, tiskařské, nakladatelské a novinářské závody, nár. pod., v Praze XII, Stalinova 46. Redakce a administrace tamtéž. Telefon číslo 519-41*; 539-04; 539-06. Telegramy Orbis-Praha. ● „Elektronik“, časopis pro radiotechniku a obory příbuzné, vychází 12krát ročně první středu v měsíci (zmněna vyhrazena). Cena jednoho výtisku Kčs 15,—, předplatné na celý rok Kčs 160,—, na ½ roku Kčs 82,—, na ¼ roku Kčs 42,—. Do ciziny k předplatnému poštovné; výši sdělí administrace na dotaz. Předplatné lze poukázati vplatinum lístek poštovní spořitelny, čís. účtu 10 017, název účtu Orbis - Praha XII, na složenie uveďte číselnou a úplnou adresu a sdělení: předplatné „Elektronika“. Otisk v jakékoli podobě je dovolen jen s písemným svolením vydavatele a uvedením původu. ● Nevyžádané příspěvky vraci redakce, jen byla-li přiložena frankovaná obálka se zpětnou adresou. ● Za původnost a veškerá práva ruší autor příspěvků. ● Otiskované články jsou připravovány a kontrolovány s největší pečí: autori, redakce, ani vydavatel nepřijímají však odpovědnost za event. následky jejich aplikace. ● Křížkem (+) označené texty zařadila administrace.
- Příští číslo vyjde 3. května 1950.
- Redakční a insertní uzávěrka 15. dubna.