

OBSAH

Soutěžení sovětských radioamatérů	101
Nová zapojení měřicích přístrojů	102
Fázovací čtyrpól	104
Náměty pro úsporu součástek a práce	106
Uvádění do chodu a opravy přístrojů z domácí dílny, VIII	108
Superhet pro fm	100
Výškový reproduktor	114
Přijimač s věrným přednesem	116
Časový spinač bez elektronek	118
O nerovnosti gramofonových desek	120
Fysiologický regulátor	122
K předchozím číslům, Nové knihy, Obsahy časopisů	123
Koupě - prodej - výměna	124

Chystáme pro vás

Elektromagnetický snímač zvuku pro housle a kytaru.

Účelné raménko a zvedač pro přenosku • FM přijimač freodyn • Náhrada očívek Mignone • Přijimač na motocykl • Amatérský soustruh •

Z obsahu předchozího čísla

Pomočný vysílač se všeobecným použitím • Adaptor FM • Miniaturný superhet na síť • Elektronkový stabilizátor • Transistor, krystal-elektronka • Úprava speciálních nástrojů • O vzniku televise.

Soutěžení sovětských radioamatérů

Jak oznamuje moskevský měsíčník „Radio“ (č. 12/1949), sovětskí radioamatéři, pracující na krátkých vlnách, politicky, technicky a sportovně neobyčejně vyspěli. Krátkovlnná stanice sovětských radioamatérů jsou svým vybavením nyní nejlepší v Evropě. Mistrovství sovětských radioamatérů v navazování nejobjednávajících spojů je celému světu dobře známo. S tím poukazat na to, že při posledním všeobecném soutěžení byly zaznamenány nové rekordy, jako bylo navázání 37 oboustranných spojení během jedné hodiny K. Šulginem, championem „Dosarmu“ (Dobrovoltne obštěstvo sodejstvia armii) pro radiové spoje. J. Prozorovskij z Moskvy uskutečnil za pouhých 25 minut spojení se šesti radioamatérskými staniciemi v Evropě, Asii, Africe, Australii a Severní a Jižní Americe.

Aby tato vynikající úroveň byla udržena a ještě více zdokonalena, o to se stará ústřední výbor při všeobecném radě „Dosarmu“. Nědávno se tento výbor usnesl na tom, aby se konalo stálé soutěžení členů „Dosarmu“ — radioamatérů při navazování oboustranných radiových spojení a při soustavném provádění sledování této práce.

Soutěž je dvojí. Prvá je určena pro přezkoušení rychlosti: během nejkratší doby, nejdéle do 48 hodin, je nutno budovat navázat spojení s amatérskými radiostationy ve všech 16 republikách Sovětského svazu, nebo přijmout vysílání radioamatérských stanic rovněž ze všech 16 republik. Druhá soutěž nemá časové omezena. Jde o uskutečnění dvoustranných spojů nebo pracovní záznam z celostovky buď oblastní nebo autonomních republik v Sovětském svazu.

Výsledky tohoto soutěžení se budou měsíčně přezkoumávat, a to zvláštní sportovní komisi v sekci krátkých vln při Ústředním radioklubu, a po potvrzení hlavního soudcovského kollegia budou uveřejňovány v časopise „Radio“. Vítězům soutěži budou odevzdány zvláštní diplomy.

Těchto soutěží se mohou účastnit všechni sovětskí radioamatéři, pracující na krátkých vlnách, nezávisle na skupině, ve které je registrována jejich vysílačka. Účastníci soutěží musejí zaslát sportovní komisi Ústředního radioklubu staniční listky, jež dostali jako potvrzení uskutečnění oboustranných spojů, a to podle podmínek stálého soutěžení. Radioamatéři — pozorovatelé odvedou listky, potvrzující pravidelný příjem, při čemž na evidenčních listech musí být připojeno potvrzení operátora zachycené radio-stanice, že tato vysílačka skutečně v uvedenou hodinu byla v chodu. Při rozboru výsledků sportovní komise bude započítat oboustranné spoje (příjem) jak s individuálními, tak s kolektivními radio-stanicemi, a to nezávisle na vlnových pásmech, ve kterých se vysílá. V oblastech, kde pracují dva nebo více radioklubů, započítává se spojení s každým jednotlivě. Přenosné stanice se nezapočítávají. Výsledky soutěže budou shrnutý ve dvou skupinách: spojení telegrafické a spojení fonické.

Tyto stálé soutěže jsou v historii sovětského radioamatérství vyhlašovány po prvé, a jsou dalším krokem k jeho rozšíření.

Sjezd I. R. E.

Ve dnech 6. až 9. března sešli se v Novém Yorku na výročním sjezdu členové svazu radiových inženýrů (I.R.E.). Na sjezdu, spojeném s velkou výstavou radiotechnickou, byly předneseny 172 pří-
ře-

vodní práce ze všech oborů elektroniky a atomové fyziky (zdá se, že značná část atomových pracovníků se rekrutuje z rad slaboproudých techniků, což píše neuvěřitelné, že většina měřicích zařízení v atomistice patří do oboru elektroniky). Z výtahu této práce jsme vybrali několik, které mohou zajímat naše čtenáře.

M. J. DiToro, W. Graham a S. Schreiner poukázali ve své přednášce na známou skutečnost, že frekvenční rozsah 0 až 3000 c/s, používaný dosud pro přenos řeči, je mnohem větší než vyžaduje dobrý přenos hovoru jedné osoby. Jedna osoba nevyplní totiž svou řečí nikdy současně celé pásmo 0 až 3 kc/s a během poměrk mezi slovy a větami je nevyužito celé pásmo. Dá se také dokázat, že řeč se skládá z několika velmi úzkých frekvenčních pásem okolo jednotlivých harmonických základních kmotřecích zvuků,

v řeči se vyskytují. Aby si tuto okolnost blíže osvětlili, sestříjili autoři náhradní obvod, znázorňující celé mluvicí ústrojí, od hlasivky ke rtům. Měření na modelu správnost úvah zcela potvrdila.

V závěru své práce poukázali autoři na několik cest, jak zúžit potřebné pásmo pro přenos řeči jedné osoby. Byly predvedeny jednoduché přístroje, které umožňují poněkud omezit potřebné pásmo, i složitá zařízení, která však zmenší pásmo pro přenos řeči na několik c/s.

R. W. Stinkmen popsal vývoj a konstrukci elektronky SR1041A (Sylvania) pro stabilizaci oscilátoru v přijímačích a vysílačích pro fm. Anodový proud této elektronky ovládá malý pásek bimetalu, který mění svým průhybem výstupní kapacitu elektronky. Připojí-li se anodový obvod paralelně k ladícímu kondenzátoru oscilátoru a mřížku ovládá napětí z AFC (automatická frekvenční kontrola) — v podstatě stejný diskriminátor, jak se používá pro demodulaci fm), mění se výstupní kapacita elektronky tak, že udržuje v obvodu oscilátoru konstantní kmitočet. Jelikož bimetal má tepelnou setrvačnost, není obvod ovlivňován modulačními změnami kmitočtu.

Zajímavé zapojení zesilovače popsal W. K. Vokers. Zmenšíl napětí stínící mřížky nf pentody (6SJ7 = EF6) pod 10 % nežádoucí anodového zdroje a zvětšil anodový odporník na 10násobek obvyklé hodnoty. Tímto způsobem dosáhl v jedné elektronce zisk až 2500. Zapojení používal pro sít zesilovače s velmi malým počtem elektronek a součástí.

Známý pracovník v oboru akustiky, autor jedné z nejslavnějších učebnic akustiky, H. F. Olson, popsal výzkumné práce, prováděné v laboratořích RCA, jejichž účelem bylo zvětšit účinnost elektroakustického transformátoru — reproduktoru. Běžné výrobky mají účinnost 2 až 5 procent, a nejlepší výkonové reproduktory dosahují 10 až 15 procent. Spojením exponenciálního trityčku s akustickým fázovým invertorem (bass-reflex) podařilo se autorům zkonstruovat reproduktor, který má účinnost 25 % a je i se čtyřelektronkovým přijímačem v krabičce o obsahu 400 cm³ (doslova 25 cubic inches; na př. krychle o rozměru asi 7 × 7 × 7 cm). Bude-li konstrukce reproduktoru vhodná pro sériovou výrobu, budeeme brzy moci stavět přijímače s jedinou DAH50 (18voltovou anodovou baterií) na koncovém stupni a dosáhnout přitom „pokoje“ hlasitosti.

Pracovníci elektronkového oddělení RCA popsal novou vysílač triodu, která je schopna při trvalém provozu dodat do antény výkon 500 kW při anodové účinnosti

Z DOMOVA z ciziny

nosti 80 % (tedy príkon anody asi 650 kilowattů). V elektronice je použito elektronové optiky, která zlepšila vlastnosti triody tak, že pro plné vybuzení postačí na mřížce príkon 2 kW — výkonový zisk je tedy asi 250. Při vhodném zapojení je možno dosáhnout, jak tvrdí autoři, až hojnět 1000, což znamená, že pro vybuzení vysílače s výkonem 250 kW je postačí výkon skoro „amatérský“, 500 wattů. Elektronika má anodu chlazenou vodou a je schopna pracovat až do 50 Mc/s.

Clen výzkumných laboratoří Bell, F. B. Anderson, předvedl zajímavé můstkové zapojení oscilátoru, se kterým se v jednom rozsahu dá obsáhnout pásmo až 1 : 10⁶ (jedna ku miliardě). Stabilita oscilátoru je ± 2 %. Průběh stupnice kmitočtu má logaritmickou závislost.

Jinak byla veliká pozornost přednášecích soustředěna na techniku ukv (anteny, vysílače, přijimače, šíření vln a p.), hodně na tak zv. užitkovou elektroniku (kontrolní a ovládací zařízení, léčebné přístroje) a vlastnosti polovodičů (germania, selenu, silikonu atd.). Vyjdou-li tyto zajímavé práce v dostupné literatuře, budeme moci o nich referovat podrobněji.

(Proc. I.R.E., únor 1950, str. 192 a další.)
O. Horna

Spotřeba přijimačů problémem pro elektrárny

Používání přijimačů, které spadá v jednu se zimními špičkami odběru ránu a večer a ve svém úhrnu známená velkou část celkového konsumu, citelně zhoršuje nerovnoměrnost denního diagramu elektráren ve všech zemích s rozvinutějším poslechem rozhlasu. Zvláštní tíživosti však nabývá tento problém v oblastech s početnými televizními přístroji, které mají příkon několikanásobný proti běžnému přístroji rozhlasovému. Obyvatelé čížovních domů ve velkých městech USA si stěžují, že v té době klesají rozměry obrázků na stínidlech asi o 30 %, patrně vinou poklesu napětí v přetížené síti. Podle zkušenosti s obrazovkami se však nám zdá toto tvrzení přepřejat: když klesne napětí na obrazovce, rostou rozměry obrázku, a aby klesaly, muselo by napětí odchylovacích obvodů klesnout značně více.

Krátké vlny v autoradiu

Philco vyrábí plochý adaptér se šesti tlačítky pro doplnění běžných přijimačů pro auta, s nimiž dovoluje příjem šesti krátkovlnných pásem. Přístroj má pevně naladěné, tlačítka připínáne obvody vstupní a oscilátorový, a vlastní ladění na takto získaných pásmech obstará samotný přijimač, který tedy pracuje jako superhet s dvojí transpozicí a s ladění „první mezifrekvenčí“ v šíři 1 Mc/s. (R. a Tel. News, 2/50, str. 79.)

Prodej televizorů v Anglii

Podle statistik The Radio Industry Council činil průměrný měsíční prodej tv přijimačů za rok 1949 asi 19 000 kusů (v londýnské oblasti). Trh se značně rozšířil po tom, co zahájil vysílání druhé tv vysílač v Midlendu. Během několika týdnů prodalo se tam asi 40 000 přijimačů. (Electr. Eng., 50/leden/str. 39.) — rn-

Elektronky se sekundární emisí

Najvětší problém při konstrukci elektronek se sekundární emisí je účinné stínění sekundární anody (dynody), aby na ni nemohly dopadnout částečky kovu, odpařovaného ze žhavé kathody. Povrchová emisní vrstvička kathody i ve velmi malém množství působí jako jed na dynodu — úplně zruší její schopnost emitovat sekundární elektrony. Proto je konstrukce obvyklých elektronek se sekundární emisí

Nová zapojení měřicích přístrojů

Elektronické luxmetry

Při fotografických pracích v temné komoře a v roentgenové laboratoři je často potřeba změřit malé intenzity světelné nebo paprsků X, kterými bude exponován papír nebo film. Obvyklé hradící fotonky, používané v tak zv. exposimetech, nestačí hlavně proto, že pro větší citlivost roste neúměrně plocha článku a tím se znemožňuje měřit osvětlení pouze v určitém bodě. V těchto případech používají konstruktér emisní fotonky.

Jednoduché zapojení luxmetru s fotonkou [1] je na obrázku 1. Skládá se z citlivé vakuové fotonky RCA5582, ss zesilovače, osazeného pentodovou částí elektronky 117N7GT, měřicího přístroje a zdroje se stabilizační výbojkou VR90 a usměrňovací diodou (druhá část 117N7GT). Při zatemněné fotonce vyrovnané se potenciometrem P1 tak, aby přístrojem neprocházel proud. Osvětlení fotonky zvětší její anodový proud, tím klesne předpětí na mřížce pentody a to zvětší anodový proud; jeho část začne procházet měřicím přístrojem, který je možno ocejchovat buď v luxech, nebo přímo ve vteřinách expozice. Citlivost lze měnit v širokých mezech předpětim fotonky potenciometrem P2. Při použití přístroje jako exposimetru v temné komoře je možné ocejchovat potenciometr v citlivosti fotografického materiálu a na stupnici odebírat expoziční dobu přímo.

Ač takový jednoduchý přístroj vyhoví pro většinu laboratorních prací, není přece dosť citlivý, jeho maximální citlivost je asi 0,5 luxu. Pro větší citlivost se dosud používalo fotonky s násobičem elektronů a se ss zesilovačem. Oba způsoby jsou poměrně nákladné. Fotonka s násobičem elektronů je dražá, vyžaduje vysokou ss napětí, a citlivý ss zesilovač je složitý a choulostivý.

Problém se podařilo vyřešit firmy Welch Scientific Co. [2]. Ta upevnila fotonku do s. magnetického pole, kolmého na tok elektronů (obraz 2). V okamžiku, kdy pole má maximum, jsou letící elektrony uchycovány tak, že nemohou dosáhnout


velmi složitá, protože dynoda musí být za stínice elektrodou a elektrony k ní musí dospati elektronovou optikou.

Při výzkumech v laboratořích RCA se však zjistilo, že odpařování s povrchem kathod bateriových elektronek se zhavem 1,4 V/50 mA je tak malé, že během života elektronky nezeslabí podstatně emisní schopnost dynody. To umožnilo konstrukci bateriové elektronky velmi jednoduché konstrukce, která při stejném príkonu (včetně žhavíčky) jako obvyklá pentoda (na pf. 1U4 nebo DF91) má dvojnosobnou strmost (tedy i dvojnásobný zisk v jednom stupni) nebo při polovičním príkonu stejnou strmost jako 1U4.

V průřezu se elektronka neliší od obvyklé pentody. Má jen o jednu mřížku více — ta pracuje jako anoda, kdežto vlastní anoda je potažena emitoruji vrstvou a tvoří dynodu. Elektronky již vysíly z pokusného stadia a budou brzy uvedeny na trh. Budou znamenat značné snížení spotřeby bateriových přijimačů nebo zvětšení jejich výkonu při stejně spotřebě. (Proc. I.R.E., únor 50, str. 159.)

nout kladné anody; když budíci proud prochází minimem, ruší se magnetické pole a elektrony dopadají na anodu. Působí tedy úprava tak, jako by bylo světlo, dopadající na fotonku, přerušováno: na její anodě vznikne střídavé napětí, které má kmitočet rovný kmitočtu budíciho pole a amplitudu úměrnou osvětlení fotonky. Toto střídavé napětí se dá snadno zesílit a po usměrňení se přivede na obvyklý robustní miliampermetr. Přes jednoduchost a malý rozsah je citlivost přístroje neobyčejná. Pro maximální výchylku na základním rozsahu je zapo-

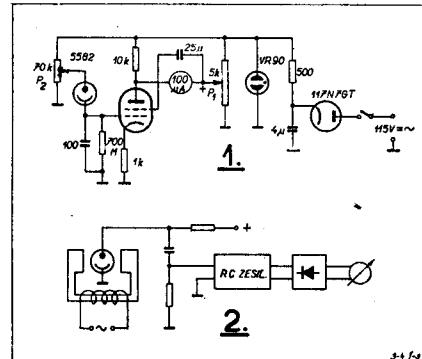Obraz 1. Jednoduchý a citlivý luxmetr používající vakuové fotonky RCA5582. — Obraz 2. S. magnetické pole promění „stejnosměrné“ zmenu proudu elektronů ve fotone v modulovaný s průběhem, k jehož zesílení stačí zesilovač s vazbou R-C, který dodáva luxmetru značnou citlivost a stabilitu.



třebí asi 0,05 luxu, a přesně se dá měřit ještě 10 μlux. (?) Tento princip nalezněte patrně i v jiná uplatnění a zjednoduší mnoho přístrojů.

Ss elektronkový milivoltmetr a zesilovač

Ss elektronkový milivoltmetr, původně pro biologická měření, nalezněte jsme v [3]. Voltmetr obsahuje jen dvě dvojité triody 6SL7 a s galvanoměrem ± 500 μA má

NOVINKY Z FRANCIE


Laskavosti čtenáře t. l., který žije v Paříži, dostala redakce zásilkou prospektu, které popisuje výrobky, vystavené na sklonku loňského roku na expozici součástek a materiálů, a představují patrně průměr francouzské výroby spotřebních věcí z oboru. Dovídáme se odtud, že přijimače francouzských výrobců jsou směsi evropských vzhledu a americké techniky, při čemž konvenční standard vzhledový nebyl nikde překročen. Některé zvláštnosti zevního vzhledu však zcela významně se soutěže mezi velkým počtem drobných výrobců: je to na pr. pětielektronový superhet ve skřínce s polokruhovým průčelím, na jehož zešikmeném obloukovém okraji je stupnice s třemi rozsahy a uprostřed je ciferník hodin. Jinak jsou skřínky spíše nápadně než vzniklé ze snahy, aby přijimače splývaly s nějakým standardním obytným prostorem, a pokud drobné obrázky v prospektech neplní graficky vyspělých dřívají pozor, nemají ani dokonalejší formy ladění na pr. krátkovln-

citlivost 75 mV pro plnou výchylku. Zapojení je prosté (obraz 3). Elektronka V1 pracuje jako zesilovač, V2 jako impedanční transformátor (zesilovač s uzemněnou anodou). Ačkoliv vstupní i výstupní svorky mají jeden pól uzemněný je zesilovač stavěn jako souměrný, aby byl stabilní, zbylé kolísání je jen asi 2 % plně výchylky citlivějšího rozsahu. Stabilitu podporuje také negativní vazba, vznikající na kathodovém odporu V2 a V3. Potenciometrem P1 nastavuje se souměrnost (nula galvanoměru). Dvěma reostaty 100 Ω nastaví se přesné rozsahy (zde 75 a 150 mV). Po odpojení přístroje je možno použít přístroje jako ss zesilovače s malým vstupním odporem a také naleze různá další použití.

Jednoduchý generátor obdélníkových kmitů

Pro amplitudové a časové čejchování osciloskopů používá se často generátorů obdélníkových napěti. Na obrázku 4. přinášíme schéma jednoduchého generátoru skoro ideálního obdélníkového napěti

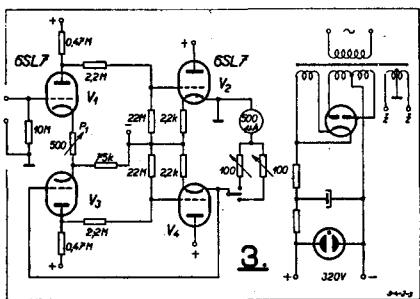Obraz 3. Jednoduchý a stabilní ss milivoltmetr má plnou výchylku při 75 mV a může pracovat také jako ss zesilovač.



s kmitočtem 0,1 až 1000 c/s, který má malou spotřebu, je jednoduchý, nepotřebuje elektronek, a protože je napájen z baterií, nemá brusíkovou napětí. [4]. Generátor tvoří dvě návěstní doutnavky se zápalným napětím kolem 70 V. Odpor R₁ je tak veliký, že současně může hořet jen jedna z nich. Po sepnutí spinače S zapálí doutnavka 1, protože kondensátor

ných rozsahů. Značné oblibě se těší malé bateriové přístroje, jeden z nich na baterie i s tělem, jinak v úpravě bud přenosné v podobě kabelky, nebo v pestřích krabičkách z lisovaného izolantu.

Ani součástky a příslušenství nevezbují v nás hlubší zájem: běžné cívkové soupravy, podobné asi našim efonům, kondensátory, potenciometry, krystalová přenoska s tlakem asi 20 g a s výměnnou vložkou na zástrčku, malý čtyřpolohový asynchronní gramofon motor třecím převodem na talíř, rámová antena na různá napětí; knoflík, jejichž tvary jsou určovány výrobni technikou lisovacích forem a neohledem na účel, a řekneme-li nyní „a tak dále“, sotva připravíme čtenáře o podstatnou věc.

Pokud jde o měřidla a přístroje jiné než rozhlasové, nalezní jeme v zásilce jen informaci o selenových usměrňovačích k nahradě usměrňovačí elektronek, s osmi destičkami pro 120 mA a 120 V, výrobky fu Le Matériel Electrique, zjevná obdoba anglických a amerických produků Westinghouse a General Electric. Roz-

C v okamžiku zapnutí představuje zkrat odporu R2 a doutnavka 2 má předpětí 22,5 V. Proudem doutnavky 1 nabije se kondensátor C, takže poklesne proud D1 a tedy i spád na R1 o takovou hodnotu, že zapálí D2. Současně poklesne napětí mezi body A, B a doutnavka D1 zhase. Kondensátor C se po čase vybije přes R2, tím napětí na D1 stoupne, takže D1 zapálí, což zase způsobí, že D2 zhase, a díky se opakuje. V okamžiku, kdy D2 hoří, prochází proud potenciometrem P2 (jeho odpor je mnohem menší než R1) a vzniká na něm napětí. Nastavíme-li odporem R1 pracovní podmínky tak, že doba hoření D1 a D2 je stejná, vznikne na P napětí obdélníkového průběhu. Nastavujeme se nejlépe tak, že mezi D2 a P zapojíme mikroampérmetr a při vytážení D1 nastavíme jeho proud na 200 μ A. Potom při zvoleném C zasuneme D1 a změnou odporem R2 nastavíme výchylku přístroje na 100 μ A, tím je zaručeno, že D1 a D2 hoří stejně dlouho.


Generátor napěti libovoľného průběhu

Pro počítač stroje, navigační přístroje a televizi je často zapotřebí periodického napěti obecného nesinusového průběhu, jehož průběh je určen algebraicky nebo graficky (parabola, vyšší funkce, a pod.). Generátor, kterým je možné získat libovoľný průběh, nalezli jsme v práci [5]. Podstata je na obr. 5. Generátor se skládá z obyčejné obrazovky, na jejíž horizontální destičce je připojen fázový generátor, který vychyluje paprsek po přímce ab. Na stínítku se položí šablona s nakresleným průběhem funkce, přes stínítkem je fotonka, spojená přes zesilovač s vertikálnimi vychylovacími destičkami. Světlo pohybující se bodu vyvolá napětí na fotonce, které po zesílení působí na vertikální destičku tak, že vychylí bod, až se skryje za šablounou. Tím zmizí světlo, fotonka ztratí napětí a paprsek má snahu vrátit se nad šablounou. Rovnováha v obvodu nastane, když světelný bod je částečně skryt za šablounou a částečně osvětuje fotonku.

Jelikož paprsek je posunován rázovým generátorem přes obrazovku, opisuje bod přesně přiloženou šablonu a tedy také napětí na výstupu zesilovače má nakres-

dil je ještě v nezbytném větším počtu destiček. Zajímavé je, že v zásilce nebyla nabídka na jediný televizní přijímač, i když se v Paříži vysílá tu pořad prakticky od osvobození, a vliv Anglie, která je blízko a televizi solidně buduje, by se zdál vytvářat podmínky příznivější.

Uvedeným nedostatkům je ovšem nutno přikládat význam jen formální: v jediném čísle časopisu L'Orde Electrique nacházíme vedle množství běžných měřidel i speciální věci, jaké nejsou běžné ani v tisku americkém: osciloskop se zesilovači v obou směrech od 10 c do 20 Mc, pomocný vysílač pro opravy, využívaný a konstrukci televizních přístrojů se všemi nezbytnostmi pro dosud nejednotný standard, radarová zařízení, stroboskop s 20 000 záblesky ve vteřině, běžné i speciální elektronky pro vuf, zářenámové přístroje magnetické i mechanické a mnohé jiné nám už běžnější věci. Okolnost, že všechno to nenacházíme v prospektech, volné přístupných publikacích, je snadno pochopenitelná: nejdé o věci denní potřeby, a zájemci jsou o nich informováni v odborném tisku.

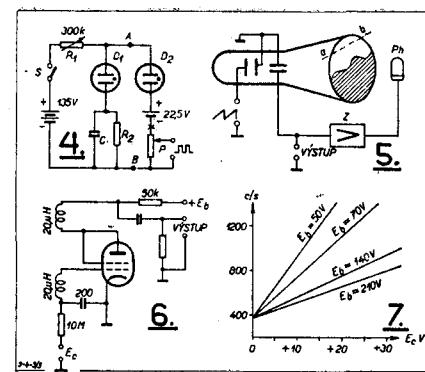

Obraz 4. Jednoduchý generátor napěti obdélníkového průběhu používá dvou doutnavek. **Obraz 5.** Pomocí obrazové elektronky, fotonky a zesilovače je možné získat napěti libovoľného průběhu. — **Obraz 6.** Rázující generátor je velmi vhodný jako frekvenční modulátor. — **Obraz 7.** Závislost kmitočtu rázujícího oscilátoru na napěti mřížky Ec a napěti zdroje Eb.

lený průběh, který se opakuje s kmitočtem rázového generátoru. Zařízení bylo vyuvinuto pro jednoduchý a malý elektronický počítač stroj, naleze však uplatnění i v jiných oborech, protože je velmi pružné: změna průběhu napěti se provede jednoduše výměnou šablony, která je lehce vyrobiteľná z papíru nebo tenkého plechu.

Rázující oscilátor jako kmitočtový modulátor

V elektronických servomechanismech, v elektronických dálkoměrech a pod. je třeba často proměnit napěti na změnu kmitočtu oscilátoru. Velmi dobře se hodí k tomu podle práce [6] rázující oscilátor, vyobraz. na obr. 6. Ss napěti Ec, přivedené na mřížku tohoto oscilátoru, mění pracovní bod elektronky, tím i dobu výbijení mřížkového kondenzátoru a tedy i kmitočet. Změna kmitočtu v širokých mezích lineárně závisí na přiváděném napěti, jak ukazuje diagram 7, kde je vynesen kmitočet v závislosti na Ec a anodovém napěti Eb.

O. H.

Prameny:

- (1) Electronics 1949, listopad, str. 90. —
- (2) The Review of Scientific Instruments, 1949, číjen, str. XXVI. — (3) The Review of Scientific Instruments 1949, číjen, str. 698. — (4) Electronics 1949, listopad, str. 192. — (5) Proceedings of the I.R.E. 1949, listopad, str. 1318. — (6) Proceedings of the I.R.E. 1949, listopad, str. 1293.

* Viz také „Sládování souvislým spektrem a několika dalšími použití rázujícího oscilátoru, Radioamatér, č. 11/1947, str. 304 až 306, oscilogram E. Na příslušnou možnost upozornil tehdy redakci t. l. Vlastimil Šádek.“

Ještě tmel na patky

K soutěži na recept nejlepšího tmelu na uvolněné patky elektromek se přihlásil dodatečně V. Šnajberk, krajan, žijící v Columbiu v Jižní Americe. Jeho recept zní:


2 díly asbestu, 3 díly sířanu barnatého dva díly vodního skla sodného se promísi na kaši, která tvrdne za několik hodin v hutném, houzevnatým materiálu (pevnost prospívá vláknitý asbest).

Druhý recept: 1. díl thymolu, 2 díly jodoformu a podle potřeby kostní moučky se za tepla asi 80° C dobré promíchá; při ochlazení na 50° C okamžitě tvrdne.

FÁZOVACÍ ČTYRPÓL

nový stavební prvek v nf technice

Ing Otakar A. HORNA

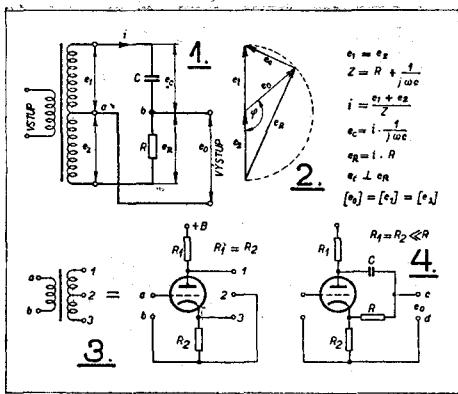

Delší dobu používá se pro nf selektivní zesilovače, oscilosátory a filtry čtyrpóly RC, které mají vlastnosti seriových nebo paralelních resonančních obvodů (Wienov můstek, přemostěný čtyrpól T, kaskádní dělící RC atd.). Ušetří se tím konstrukce velikých indukčností a velkých proměnných kapacit, která je obtížná a nákladná. V poslední době se objevil ve schematech zahraničních přístrojů nový fázovací čtyrpól (phase-shift-network), jehož fázová charakteristika je funkci kmitočtu, ale amplitudová charakteristika na kmitočtu nezávisí. Jelikož tento čtyrpól značně usnadní konstrukci selektivních nf zapojení, seznámíme s ním v hlavních rysech naše čtenáře.

Zapojení a vlastnosti

Principiální schéma obvodu je na obrázku 1. Má-li zdroj nulový vnitřní odpor, je-li vlastní odpor vinutí a ztrátový odpor kondenzátoru nepatrný, nejsou-li vstupní svorky zatištěny odběrem a plati-li $e_1 = e_2$, je při každé hodnotě C a R (nebo při libovolném kmitočtu) vektor napětí e_o vždy kolmý na vektor napětí e_R . Jelikož vektorový součet e_o a e_R musí být roven $e_1 + e_2$, opisuji paty těchto dvou vektorů kružnicí nad průměrem $e_1 + e_2$ (diagram 2). Mezi body ab vzniká tedy napětí e_o , jehož velikost je rovná e_1 (resp. e_2), ale jehož fáze se mění s počtem e_o/e_R . Pro konstantní kmitočet se může tedy měnit fáze e_o v rozmezí 0 až 180° změnou R nebo C , aniž se mění velikost e_o . Pro konstantní R a C mění se fáze e_o (protože se mění jalový odpor C) s kmitočtem, ale opět má e_o konstantní amplitudu. Tím se odlišuje tento čtyrpól od dosud používaných článků RC, kde změna fáze byla vždy spojena se změnou amplitudy výstupního napětí. (Mathematický důkaz naleznou čtenáři v dodatku.)

Převedení

Transformátor s malým odporem vinutí, bez rozptýlových indukčností a s dobrým stíněním proti vlivu bručivých polí je veliký a dražší. Je proto lépe použít místo něho elektronky (viz obrázek 3), a souměrná napěti odebírat z odporu v katodě a v anodě (zapojení se někdy též nazývá kathodový). Jsou-li tyto odpory přesně stejné, jsou také napěti mezi body 12 a 23 stejná (s opačnou fazí) a jsou poněkud menší než budící napěti mezi a, b (elektronka má vlivem negativní vazby zisk menší než 1, ale zpracuje bez skreslení značná napětí). Zapojení fázového čtyrpólu s elektronkou je na obrázku 4. Výpočet hodnot je jednoduchý. R_2 zvolíme tak veliký, aby elektronka měla správné mřížkové předpětí. $R_1 = R_2$ (vybereme tak, aby jejich odpor byl shodný s přesností alespoň ± 0,1 procenta, na absolutní velikosti tolik nezáleží). Abychom zachovali alespoň při-

Obraz 1. Základní zapojení fázovacího čtyrpólu. — Obraz 2. Vektorový diagram čtyrpólu. — Obraz 3. Náhrada transformátoru elektronkou. — Obraz 4. Fázovací čtyrpól s elektronkou.


möžno použít pro tento účel zapojení podle obrazu 4. Pro $\varphi = 0$ nebo $\varphi = 180^\circ$ by však bylo zapotřebí, aby C nebo R se rovnalo nule nebo nekonečnu. Toho lze těžko dosáhnout. Lehce se však dá dosáhnout v jednom členu fázového natočení 90°. Jak vidíme z vektorového diagramu 2, je e_o natočeno proti e_1 o 90°, když $e_C = e_R$, čili když jalový odpor C a odpor R se rovnají, tedy pro kritický kmitočet

$$R = 1/(w_C C)$$

Zapojíme-li dva takové stupně za sebou (viz obrázek 5), je výstupní napětí o 180° (napětí e_2) nebo o 0° (vlastně o 360°, viz napětí e_3) otočeno proti vstupnímu napětí e_1 , podle toho, zda výstupní napětí odebíráme z katody (e_2) nebo z anody (e_3) oddělovacího stupně. Kritický kmitočet, při kterém tento stav nastává, můžeme, jak vidíme ze schématu 5 a z rovnice pro w_C , pohodlně měnit změnou R . Jelikož w_C je nepřímo úměrné R v první močině, vidíme, že je možno potenciometrem rádu M obsahnut kmitočtový rozsah až 1:500. Případný nesouběh obou odporek R neovlivní velikost výstupního napětí, jen kmitočtový průběh stupnice. To vyplývá již z diagramu 2 a je to velmi důležitý fakt, který značně zjednoduší konstrukci selektivního zesilovače a oscilátoru. Abychom se nemuseli znova vracet k fázovým poměrům v zesilovači podle obrazu 5, který je základním kamenem dalších konstrukcí, seřadili jsme je do tabulky 6.


Selektivní filtr

Podle tabulky 6 vidíme, že napětí e_3 má pro w_C stejnou fazu jako e_1 . Přivedeme-li e_1 obyčejným jednostupňovým zesilovačem (jenž posouvá fázi napětí o 180° nezávisle na kmitočtu) na svorky e_3 (obrazec 6), jsou při kmitočtu w_C obě napětí v protifázi (viz vektorový diagram na obrázku 6, kreslený pro předpoklad, že zisk $G = 1$) a ruší se buď částečně (pro e_1' menší než e_2) nebo úplně (pro $e_1' = e_2$), čili tato kombinace působí jako selektivní filtr, který je schopen potlačit e_1 pro nastavený kmitočet w_C . Potlačení můžeme reguloval potenciometrem (měníme tak velikost e_1'), kmitočet, při kterém má potlačení nastat, lze měnit odporem R (viz obrázek 5). Křivka selektivity takového filtru je na obrázku 8 (kresleno pro úplné potlačení při w_C). Do stejněho diagramu jsme zakreslili křivku selektivity Wienovu můstku a přemostěného článku T. Vidíme, že filtr

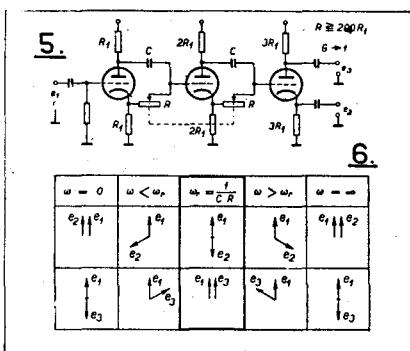

Obraz 5. Základní zapojení zesilovače s fázovacím čtyrpolem. —

Obraz 6. Fázové poměry napětí e_1 , e_2 a e_3 při různých kmitočtech.

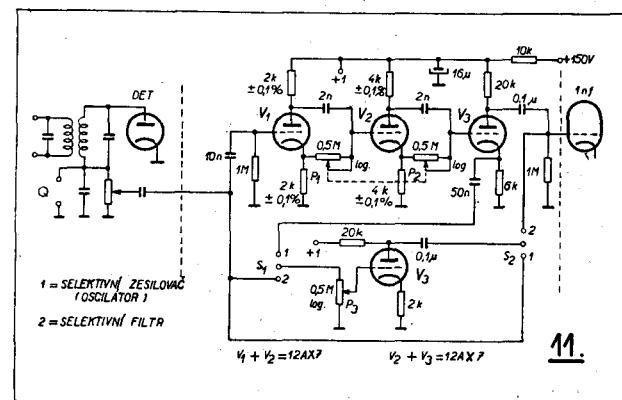

Obraz 11. Selectoject.

podle obrazu 7. je z nich nejselektivnější a má tu přednost, že nastavíme-li jednu míru potlačení, nemění se křivka selektivity ani s kmitočtem, ani s odchylkami souběžného odporu R (napak u Wienova můstku a článku T je citlivost na součet řídicích prvků veliká, malý rozdíl v souběhu zcela změní křivku selektivity). provedení a použití v přijímací technice probereme dále. Těm, kdo se zabývají nf technikou, je význam takového zesilovače jasné: Hodí se pro měření skreslení (potlačení základního kmitočtu), pro korekci nahrávací nebo přehrávací přenosky, mikrofonu nebo reprodukční soupravy atd. v širokém kmitočtovém rozsahu bez nutnosti přepínání řídicích orgánů.

Selektivní zesilovač a nf oscilátor

Z tabulky 6 je rovněž vidět, že při ω_r je e_2 posunuto o 180° proti e_1 . Přivedeme-li e_2 obyčejným jednostupňovým zesilovačem (otáčí fázi e_2 nezávisle na kmitočtu o 180°) na vstup zesilovače podle obrazu 5, vznikne pro kmitočet ω a pozitivní zpětná vazba, ježíž velikost můžeme řídit potenciometrem $P1$. Zesilovač zesi-
luje především napětí s kmitočtem ω_r , čili působí jako resonanční obvod. Křivky selektivity pro různý stupeň zpětné vazby (nastavení $P1$) jsou na obrazu 10. Můžeme dosáhnout selektivity, která se blíží krytalovému filtru. Po překročení určitého stupně zpětné vazby (e_2' větší než e_2) rozkrmitá se zesilovač a vznikne velmi dobrý nf oscilátor. Opět není zapotřebí (jako u ostatních oscilátorů RC) žádného prvku regulujícího amplitudu, protože velikost výstupního oscilačního napěti e_o závisí jen na nastavení $P1$ a nemění se s kmitočtem ani při porušení obou odporníků R . S potenciometrem rádu $M\Omega$ můžeme v jednom pásmu lehce obsáhnout kmitočty 30 až 30 000 c/s, čili oscilátor má všechny výhody RC zapojení a nemá jeho nevýhodu: úzký kmitočtový rozsah. Pro nf měřici techniku je velmi výhodné, když jediný jednoduchý přístroj může pracovat jako selektivní zesilovač (vhodný na př. pro kmitočtový rozbor, měření skreslení, selektivní zesilovač pro impedanční můstky) i jako nf oscilátor (o možnostech jeho použití se snad nemusíme zmíňovat).

Select-O-Ject


Přístroj na obrazu 11 navrhl Dr. O. G. Villard a vyrábí jej pod uvedeným jménem National Co (tvůrce přijímače HRO). Je to kombinace selektivního zesilovače a selektivního filtru, popsaného v předcházejících statích. Podívejme se, co vše je možné dosáhnout s tímto přístrojem, zapojeným mezi detektor a první stupeň nf zesílení v obyčejném nebo komunikačním přijímači (připojení naznačeno ve schématu 11, vlastní přístroj je oddělen pferušovanou čarou). Přepnutím do polohy 2 (přepínače $S1$ a $S2$) můžeme při přijímu rozhlasu potlačit z přijímaného

spektra libovolný kmitočet (volba kmitočtu sdruženými potenciometry $P1$ a $P2$, hloubka potlačení potenciometrem $P3$) a odstranit tak buď rušící interferenční hvízdy nebo dunění, zlepšit srozumitelnost řeči částečným potlačením hloubek a pod. Při reprodukci s desek můžeme odříznout šum, nebo potlačit rezonanci přenosky nebo vlastní bručení. S udanými hodnotami má přístroj rozsah asi 100 až 20 000 c/s.


Přepnutím do polohy 1 změní se přístroj v selektivní zesilovač, který umožní při příjmu telegrafie vybrat si jen zádaný signál (se selektivitou větší než má krytalový filtr), při příjmu hudby umožní mříkné (nebo i nemříkné) zdůraznění hloubek či výsek, při reprodukci s desek zastane korekční filtr a p. Nadtoto můžeme potenciometrem $P3$ proměnit přístroj a nf část přijímače v tónový generátor s rozsahem 100 až 20 000 c/s a použít ho i když ne přímo k měření, tedy jako bučák pro nácvík morsceovky. Přístroj má přístroj jen dvě elektronky, žhavení i anodové napětí je možno odebrat téměř z každého přijímače, několik odporníků a obyčejný tandemový dvojitý uhlíkový potenciometr $0,5 \text{ M}\Omega$ s log. průběhem, který dá přibližně logaritmický průběh kmitočtu. Calek nemusí mít větší rozměry než $10 \times 10 \times 10$ cm a jeho pořizovací náklady jsou asi 800 Kčs.

Posunovač fáze


Ještě na jedno použití z dlouhé řady upozorníme. Pomocí popsaného čtyrpólu je možno sestrojit zesilovač, který v rozsahu asi 70 až 5400 c/s dá na výstupu dvě napětí, která mají s přesností 1° fázový rozdíl 90° . Takový zesilovač se hodí pro konstrukci vysílače s potlačením postranního pásmene a nosnou vlnou (SSSC — single sideband suppressed carrier), pro přístroj, který kreslí na stínku obrazovky fázovou charakteristiku čtyrpólu a

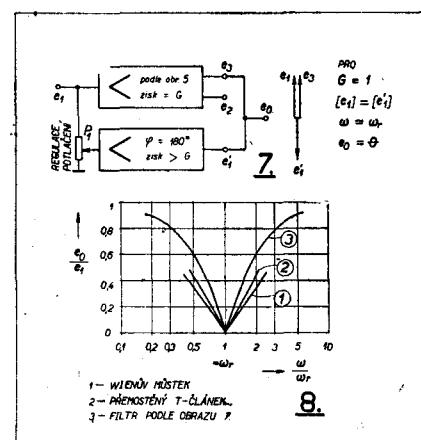

Obraz 7. Selektivní filtr. — Obraz 8. Křivka selektivity filtru podle obrazu 7.

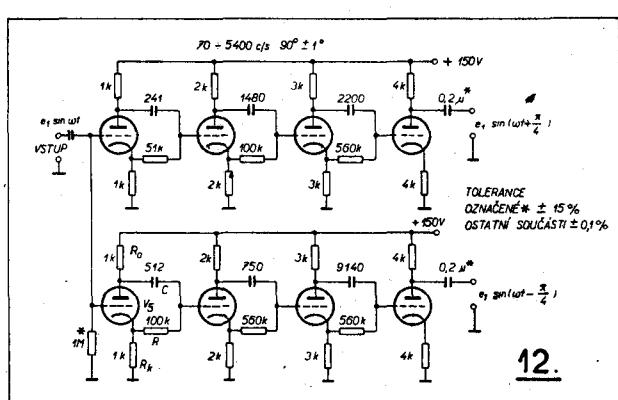

Obraz 12. Zesilovač s posunem fáze o 90° .

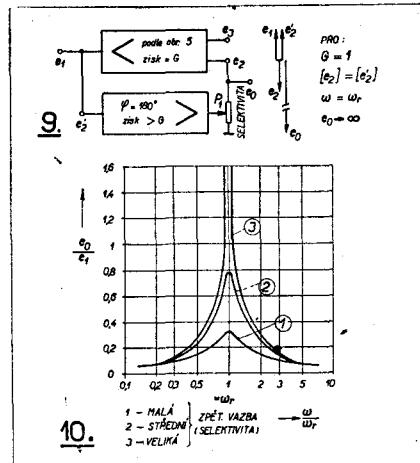

Obraz 9. Selektivní zesilovač a oscilátor. — Obraz 10. Křivky selektivity v závislosti na nastavení $P1$.

p. Schema je na obrazu 12. Skládá se z dvou zesilovačů, z nichž každý hatáčí fázi výstupního napěti proti napětí vstupnímu o 45° , takže výstupy mají pošinutí 90° . Každý zesilovač je trojnásobná kaskáda čtyrpólu podle obrazu 4, jenž hodnoty RC u každého stupně jsou voleny tak, aby se na výstupu dosáhlo zádaného fázového pošinutí v uvedeném rozsahu (větší rozsah by šel obsáhnout přidáním dalších stupňů). Při konstrukci je třeba toho, aby anodové a kathodové odpory byly ocejchovány s přesností až 0,1 procenta (absolutní velikost se může od udané lišit i o 5 %) a aby součin kondenzátorů a odporníků pro otáčení fáze byl s přesností 0,1 % stejný, jak je uvedeno ve schematu. Hodnoty se však nemají lišit od uvedených více než o 2 %. Na př. u elektronky V5 je uvedeno, že R_k a R_a mají být $1 \text{ k}\Omega$. Mohou být mezi 950 až $1050 \text{ }\Omega$, musí však být s přesností 0,1 % stejný.

Stejně tak odpor R může být v mezích 98 až $102 \text{ }\Omega$, avšak součin RC (zde $51,2 \cdot 10^{-9}$) musí být zachován s přesností 0,1 % vzhledem k výrobou C. Elektronky jsou dvojité triody s oddělenou kathodou, takže pro celý zesilovač postačí čtyři. (Takový stupeň pro konstrukci amatérských SSSC vysílačů vyrábí a dodává fa James Millen.)

Dodatek.

Nakonec podáváme ve stručnosti matematický důkaz tvrzení, která jsme uvedli na začátku. Podle obrazu 1 můžeme psát,

$$e_o = e_1 - e_R = e_1 - e_R \quad (1)$$

protože $e_1 = e_2$. Impedance větve RC je $Z = R + 1/j\omega C$ a tedy $i = 2e_1/Z$. Z toho můžeme vypočítat e_R :

$$e_R = i \cdot R = 2e_1 \cdot \frac{j\omega RC}{1+j\omega RC} \quad (2)$$

a tedy e_0 (po úpravě a po odstranění j z jmenovatele)

$$\begin{aligned} e_0 &= e_1 \frac{1-j\omega RC}{1+j\omega RC} = \\ &= e_1 \frac{1-\omega^2 R^2 C^2 - 2j\omega CR}{1+\omega^2 R^2 C^2} \end{aligned} \quad (3)$$

Absolutní velikost e_0 bude

$$|e_0| = e_1 \sqrt{\frac{(1-\omega^2 R^2 C^2)^2 + 4\omega^2 C^2 R^2}{1+\omega^2 R^2 C^2}} = e_1$$

což bylo zřejmě patrné z první podoby vzorce (3). Absolutní velikost e_0 je tedy nezávislá na R , C a ω , a je rovna e_1 .

Náměty pro úsporu součástek a práce

Při navrhování přijímače, zesilovačů a jiných elektronických přístrojů bývá konstruktér postaven před úkol účelně omezit počet součástí, aniž tím zhorší výkon navrhovaného přístroje. Tovární konstruktér je k tomu veden především snahou o nejlevnější seriovou výrobu (i nejlevnější součást znamená při velkém počtu značnou polohu), amatérů musí také šetřit a někdy stojí o přístroj malých rozměrů. Jim je také určen následující příklad, kolik se dá ušetřit na běžném zapojení.

V hodnou volbou zapojení a pečlivou početní i zkusou kontrolou hodnot součástí lze uspořit dosti materiálu a mnoho práce; každý odpor nebo kondensátor navič představuje nejen svou peněžní hodnotu, nýbrž i přídavnou práci s opatřováním a skladováním, zkracováním a úpravou přívodů, pájením, upevnováním ke kostře a ještě riziko poruchy. Při návrhu je vhodné dvojnásob opatrne promyslit rozdělení a umístění součástí na kostře tak, aby choulostivé spoje vyšly nejkratší a jednotlivé zesilovací stupně se nevzály. Jen tak je zaručeno, že nebude zapotřebí vkládat do přívodů řidicích mřížek tlumící odpory, nadbytečné filtry R-C mezi zesilovací stupně, ani kondensátory mezi anody nf-elektronek a zemi, na úkor zesílení vyšších kmitočtů.

Probereme možnosti úspor v běžném superhetu, osazeném elektronkami řady U21. Pro snadnější sledování změn v zapojení pozorujme schéma „Malého standardního superhetu“ z RA 2/1946, na str. 42, jehož schéma opakujeme na obrázku 1. Posuďme obvody první UCH21, směšovače a oscilátoru. Vstupní obvod u oscilátoru jsou zde jednoduché, počet součástí je minimální, na úpravě cívek a přepinače nelze ušetřit ničeho bez újmy citlivosti přijímače. Naskytá se sice možnost přemístit ladici obvod oscilátoru na mřížku triody, zpětnovazební vinutí pak zapojit

přímo na odpor, který sráží napětí pro stínici mřížky.

Úspora by byla velmi vitaná (odpor 30 kΩ, kondensátor 200 pF), bohužel je prakticky nepoužitelná. Při kolísání sily signálu vyrovnaná automatica (AVC) rozdíly hlasitosti změnami předpěti elektronek, a tím kolísají dosti značně proudy a napětí jejich elektrod. Při slabém signálu je napětí na stínicích mřížek kolem 100 V, při silném až 200 V. I když by stálý odběr oscilátoru kolísání zmenšil, přece by působilo rozložování a tím skreslení reprodukce, zvláště na krátkých vlnách. Proto ponecháme zapojení oscilátoru beze změny.

Napojení stínicích mřížek v elektronék ze společného odpisu je již dosti dlouho používáno bez potíží; připomeňme pouze, že blokovací kondensátor stačí o kapacitě 10 000 pF (jeho reaktance na 450 kc/s je 35 ohmů).

Značných úspor můžeme však dosáhnout v obvodech detekce, AVC, a předpěti předesilovacích elektronek. Kathody všech zesilovacích elektronek jsou připojeny přímo na kostru přístroje. Samočinné řízení citlivosti provedeme nezpožděně, předpěti směšovače a mezifrekvenčního zesilovače je odvozeno z detekční diody. Filtrace řidicího napětí je jednoduchá, obě elektronky jsou napájeny ze společného bodu filtru ($R = 1 \text{ M}\Omega$,

$C = 0,1 \mu\text{F}$). Zapojíme-li C přímo ke vstupnímu obvodu (1. UCH21), omezíme sklon k nežádoucím oscilačním mezfrekvenčním. Odpor 1 MΩ naopak zapojíme nejkratším přívodem k pracovnímu odporu diody; tím omezíme bručení, indukované kapacitně na vstup nf zesilovače. Ušetříme tedy přídavný filtrační člen z odporu 0,1 MΩ a kondensátorem 10 000 pF. Předpěti pro směšovač, mf i nf zesilovač (triody) je dodáváno výhradně automatikou, takže při velmi slabém signálu je $-0,5$ až -1 V . Při tak malém předpěti už možou nasadit kladné mřížkové proudy. Je-likož však jejich hodnota bude hodnotou svodu omezena pod 1 μA, nebude přídavné tlumění obvodů, způsobené těmito proudy, ohrožovat selektivitu přijímače. (Náhradní tlumící odpór je rádu MΩ). Aby nebyly elektronky zatíženy příliš velkými proudy, snížíme napětí na stínicích mřížek asi na 80 V použitím většího srážecího odporu; při silnějším signálu napětí st. mřížek zase vystoupí. Při napětí st. mřížek 220 V a filtračním odporu napájecí části 3 kΩ využije dobré původní hodnota srážecího odporu 15 kΩ.

Pracovní odpor detekční diody tvoří potenciometr pro řízení hlasitosti (fysiologické korekce byla zatím vypuštěna), na jehož běžci je přímo připojená mřížka nf triody. Filtrační odpór 50 kΩ s kondensátorem 100 pF vycházíme. Přímné napájení mřížky zesilovače má tyto výhody:

Trioda dostává přibližně stále stejné správné předpěti (-1 až -3 V), neboť ss napětí na celém regulátoru je zhruba úmerné velikosti signálu, a nastavujeme-li regulátorem přibližně touž hlasitost, je jeho běžec vždy zhruba na též ss napětí. Při kolísání sily signálu změny předpěti působí i na triodu a nepatrně přispívají k vyrovnaní hlasitosti; v běžných případech však nijak nevadí, neboť pro nf napětí rádu 0,1 V je charakteristika triody blízká lineární. Nevýhodou je, že při potenciometru, nařízeném na

FÁZOVACÍ ČTYRPÓL

(Dokončení s předchozí strany.)

Ze vzorce (3) můžeme také určit fázový posun čtyrpólu.

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{Y}{X} = \frac{-2\omega CR}{1 - \omega^2 R'C'R^2} \quad (5)$$

Z toho můžeme odvodit vztah pro kritický kmitočet, při kterém nastane posun o 90°. Pro 90° je tangens rovna nekonečnu, a tedy jmenovatel zlomku (5) musí být roven nule

$$1 - \omega^2 R'C'R^2 = 0 \quad (6)$$

čili z toho

$$R = \frac{1}{\omega C} \quad (7)$$

čímž je důkaz proveden.

Prameny:

1. O. G. Villard a D. K. Weaver: The Selectoject, QST 1949, listopad, str. 11.


2. R. E. Dome: Wideband Phase Shift Networks, Electronics, prosinec 1946.

3. Select-O-Ject, QST 1949, prosinec, str. 129.


4. D. E. Norgard: A New Approach to Single Sideband, QST, červen 1948.

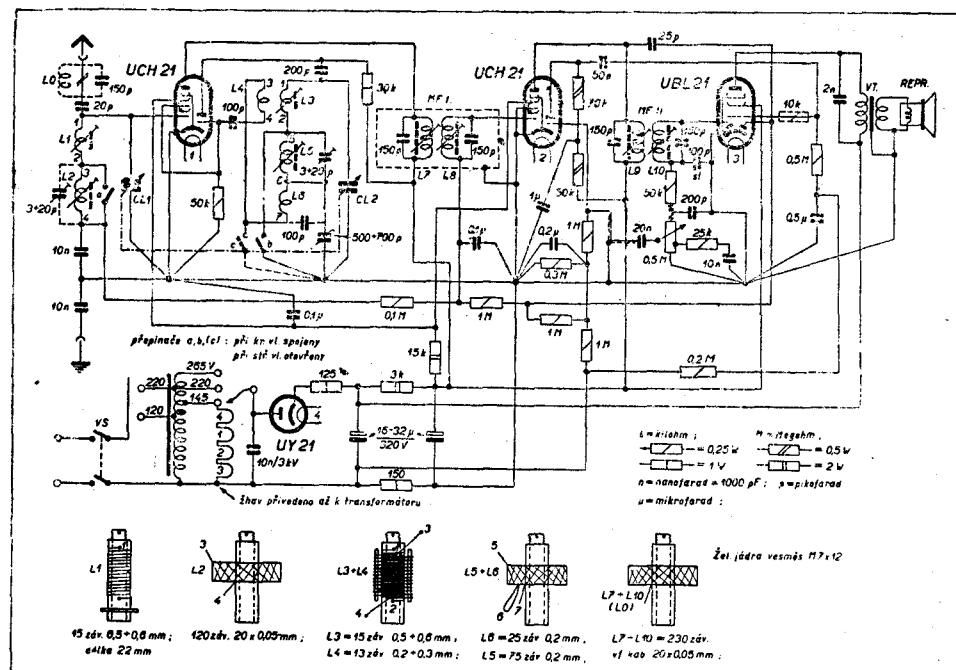5. 90° Phase Shift Network for Single Sideband Equipment, QST 1949, prosinec, str. 122.

Obraz 1. Původní zapojení, na němž je předvedena možnost úsporných zámků.



Obr. 2. Zapojení superhetu s minimálním počtem součástek. — Pro přehlednost bylo vynecháno přepínání vlnových rozsahů a jednotlivé systémy sdružených elektr. UCH21 a UBL21 byly nakresleny odděleně, takže stejného zapojení lze použít pro osazení -CH, -F, -BC, -L nebo -CH, -BF, -CL. Některých úspor můžeme využít i pro větší přijímače, vybavené rozestřenými vln. rozsahy, proměnnou šíří pásma a tónovou clonou.

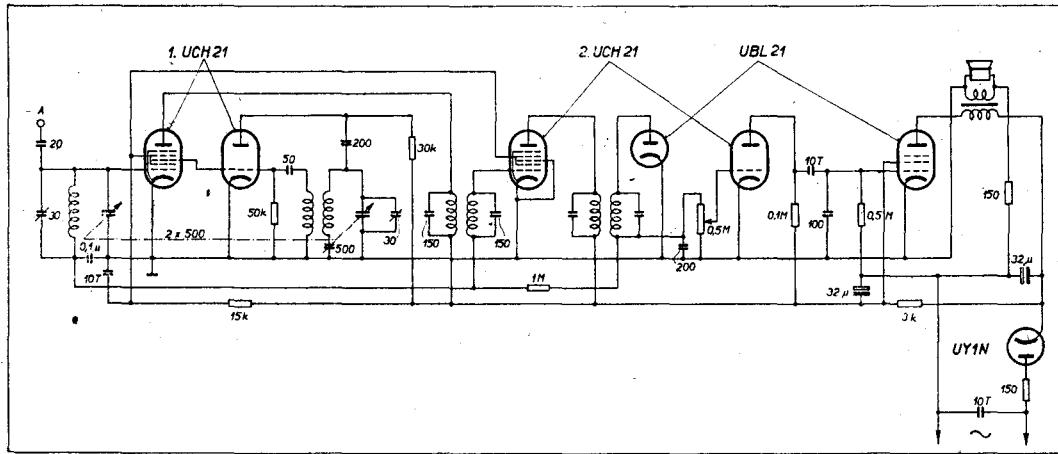

velmi malou hlasitost, kladný mřížkový proud triody někdy působí při otáčení potenciometru šramoty. Při dobrém dotyku běže a odporové dráhy se tento nedostatek citelně neprojeví.

Přistoupíme k úpravě koncového stupně, jehož frekvenční charakteristiku zlepšíme zavedením jednoduché záporné vazby ze sekundáru výstupního transformátoru, zapojeného do kathodového obvodu. Máme-li dvojitý elektrolytický kondensátor se společným záporným přívodem pro oba svitky, záporný konec připojíme vždy před odpor pro získání předpěti, tedy vždy na jeho záporný konec, nikoli na kostru. Na pohled se zdá, že bychom opačnou úpravou účelně spojili funkci odporu pro předpětí s funkcí omezovacího odporu, zapojeného v anodo-vém obvodu usměrňovací elektronky, a tak ušetřili jeden odpor. Bližším vyšetřením však zjistíme, že úspora je problematická, neboť špičkový nabíjecí proud prvního elektrolytu (asi 0,5 A) protéká odparem pro předpětí a vytváří na něm rušivé napětí (asi 75 V max.), které se projeví na mřížce koncové elektronky a dá se odstranit jedině nákladným filtrem RC. — Malý kondensátor 100 pF z mřížky UBL21 na zemi zabraňuje „krkání“ při potenciometru vytočeném naplno (dokoncového stupně se dostává ještě vysoká frekvence).

Konečná úprava zapojení je na obrázku.
 2. Původní zapojení obsahovalo kromě duálu a potenciometru 18 odporů a 27 kondensátorů (včetně elektrolytů a trimrů), zatímco upravené zapojení má jen 9 odporů a 18 kondensátorů. Přitom ovšem uvažujeme napájení žhavicích vláken z autotransformátoru jako dřívě, přestože bude použitý srážecího odporu pravděpodobně častěji.

U malých nf zesilovačů můžeme ušetřit blokovací kondensátory v kathodových obvodech a stínících mřížkách tím, že zápornou zpětnou vazbu, vzniklou na odporu kathodovém a napaječe stín. mřížky, kompenсуujeme kladnou vazbou podle článku P. G. Sulzera v čas. Electronics ze srpna 1949 (Circuit techniques for miniaturisation, viz také č. 10/1949, str. 225 t. 1.). Zde je příležitost k zajímavým pokusům, zvláště pro konstruktéry kapesních naslouchacích přístrojů, kde odstranění blokovacích kondensátorů značí velkou úsporu rozměrů i výhody při zachování vyhovujících vlastností zesilovačů.

Závěrem lze shrnout podmínky úspěšných úprav přístrojů v několik směrnic

1. Nutnost pečlivého umístění součástek a spojů.

2. Prozkoumání hodnot součátek, zvláště velikostí kapacit a zatížení odporů.
 3. Zjednodušení zapojení odstraněním přebytečných prvků, které sloužily k omezení nežádoucích zjevů, vzniklých z nevhodného umístění součátek, nebo byly použity jen ze setrvačnosti a závislosti na dřívějších zapojeních.

4. Po provedené úpravě zapojení pře-
kontrolovat, zda nejsou překročeny do-
volené meze zatížení elektronek, nebo hrub-
ě porušena jejich obvyklá funkce.

5. Nešetřit na jakosti ladících obvodů a dimensování napájecí části, jinak bude „okraden“ nejen přístroj, nýbrž i jeho majitel, neboť z přístroje nedostane požadovaný výkon.

Konečně posuzujeme jakost přednesu mniaturních přijímačů, která je dána hlavně reprodukcií hlubokých tónů. Při malých rozměrech reproduktoru a skřínky bude přednes basu nedostatečný. Jde-li o přijímač pro trvalý, nikoli příležitostní poslech, nemělo by se užívat reproduktoru menšího průměru než 12 cm.

Základní podmínkou úspěšného šetření je také důkladná znalost činnosti a významu jednotlivých obvodů a součástek i příslušných výpočtů a měření. Bez nich je výsledek odvážných záklroků mnohdy problematický. Proto také nepodávám návod, nýbrž jen ukázku úspor, z nichž si zkušení vyuherov, co potřebuje.

Ing Miroslav Lajinský

Drobnosti pro začátečníky

Když nesouhlasí stupnice

Přesný souhlas u hotově koupené stupnice s amatérským příjmačem je vzácnou výjimkou, jednak protože u továrních stupnic nebývá udán typ ladícího kondensátora, pro nějž stupnice platí, dále nebyvá přístroje dobré vyváženy a konečně neexistuje zatím spolehlivý seznam vyslužatů, podle něhož by bylo lze stupnice sestavit. S méně běžnou řadou potkal se čtenář t. l., který shledal nesouhlas všekutku tragický: když byla Praha I na svém místě, byla Praha II hluboko pod opačným koncem stupnice. Všiml si, že zatím co stupnice je dlouhá 170 mm (totiž rozsah mezi 200 a 600 m), byla dráha ukažatele mezi úplně otevřeným a úplně uzavřeným "ladícím kondenzátorem" dlouhá

215 mm. Správně usoudil, že bubínek pře-
vodu na hřídele kondenzátoru je příliš
velký. Snad byl se stupnicí dodán omy-
lem. Otázal se redakce, jak se vypočte
správný průměr bubínu, je-li známa délka
stupnice. Dáváme odvození za snadný
úkol pro čtenáře znalé počítání, a ostatní
nám krátce poradíme: délku stupnice děl-
te 11, výsledek násobte 7, a máte potřebný
průměr. Jaký byl podle toho
správný průměr bubínu pro stupnicu
170 mm? Počítáme: 170 děleno 11 je 15,45
to násobeno 7 je 108,2, a to je správný
průměr bubínu v milimetrech.

Vliv tloušťky drátu na jakost a indukčnos

Domácí pracovník je leckdy brzděn v práci tím, že nemá pro radiové cívky předepsaný průměr drátu; potřeboval by na př. 0,15 a má 0,23 mm. Obává se ho použít, protože ví, jak choulostivé jsou třeba obvody oscilátoru a jak těžko se superhet nastavuje, jsou-li cívky hrubě odlišné. Ve svých novějších návodech se redakce t. l. snaží vyloučit takové rozdíly tím, že udává rozmezí, v němž může průměr drátu být. Tam, kde takový údaj chybí, stačí se řídit jednoduchou zásadou, platnou pro běžné přijímače: drát může být nejdříve o polovici užší než je nejdříve až asi o polovici užší než je nejdříve podstatnou újmu. Vf kablíku můžeme použít místo drátu, je-li součástí příruček jednotlivých praměnků kablíku, asi stejný, jako příruček drátu. Obyčejně však také nevadí značnější odchyika, na horu ani dolů. Naopak: drát místo kablíku nemusíme použít cívka, kde záleží na činiteli jakosti Q, t. j. mf obvodů s kmitočtem v okolí 400 až 500 kc a u lad. cívek vstupních (superhet), na středních vlnách. Jinak, pokud použijeme odchylné tloušťky drátu způsobí změnu výsledných rozměrů cívky, vznikne sice také mírná změna indukčnosti, ale díl se obvykle vyrovnat železovým jádrem cívky.

Kolikáns výkony přijimače

Při rozvinení žárovky v místnosti, kde pracuje přijímač, se jistému posluchači pravidelně zeslabil poslech; při zhasnutí vystoupil na původní sílu. Příčinou může být nějaká vada v přístroji ze skupiny těch, o nichž pojednali sami čtenáři Elektronika v loňském čísle 9. na str. 213. Klapnutí, které se při elektrickém nárazu přenese až do reproduktoru, zavini změnu nějakého nejistého dotyku, a přijímač hraje húře. — Je-li změna naprostě pravidelná a nedá se způsobit nebo napravit poklepem na přijímač, je možná i jiná příčina. Přístroj používá sítě jako antény a přiřazením obvodu žárovky se tato náhradka antény rozladi nebo nějak zhorší s tím důsledkem, že i poslech bude slabší. To je nutno zjistit v každém jednotlivém případě zvláště.

UVÁDĚNÍ DO CHODU A OPRAVY

přístrojů z domácí dílny

VIII.

Dospíváme k součástkám, které jsou častým sídlem chyb, nadto nesnadno objevitelných bez důkladné znalosti funkce přístroje. Jde o cívky, jimiž v této souvislosti chceme označit všecky součásti, které mají nějaké vinutí a jejichž převážnou vlastností je indukčnost. V radiových přístrojích známe cívky vysokofrekvenční a nízkofrekvenční. První jsou hlavní části ladicích a laděných obvodů, a méně často oddělovacími součástkami obvodů. Nízkofrekvenční indukčnosti jsou jednak tlumivky, jak známe na př. z napájecího obvodu a rozmanitých obvodů pro opravu průběhu tónových charakteristik, jednak transformátory, vstupní či vazební, výstupní a síťový.


2.4. Chyb, r f cívek

V běžných radiotechnických přístrojích jsou v cívky nejčastěji součástkou ladicích obvodů, a pro všechny rozsahy s výjimkou vln pod 10 m (a někdy i tam) používáme t. zv. železových jader. To znamená, že indukčnost vinutí měníme vsouváním nebo šroubováním jádra v podobě válečku, vylisovaného z jemných částeček látky magneticky vodivé, které jsou od sebe elektricky izolovány, ale mechanicky spleny v hodným pojidlem. Materiálem jader bývá buď chemicky čisté železo ve tvaru kulíček několik tisící mm v průměru, nebo podobné útvary ze slitin železa a kovů, které jeho vlastnosti pro tento účel zlepšují, nebo konečně z chemických sloučenin železa, které jsou také ferromagnetické a magneticky „měkké“. Mezi poslední patří materiál, který přišel po válce na trh pod názvem ferronox cube a skládá se z krychlovitých kryštálků kyslíčníku železa s tou významnou předností, že jeho elektrický odpor je značný, a isolujícího pojídla není tedy zapotřebí.

Jou dva druhy železových jader, vyznačené na obrázku 16 A B. První je jádro šroubkové, kde magneticky vodivá část tvorí útvar podobný šroubku a vyplňuje jen dutinu cívky. Taková prostá a lacná úprava má hlavní význam v tom, že dovoluje měnit indukčnost cívky asi v rozmezí 5 %, a tím dovoluje dodačovat obvod na souběh nebo na žádaný resonanční kmitočet. Pokud jde o jakost cívky a tvar pole, je cívka s šroubkovitým jádrem prakticky rovna cívce vzduchové. — Druhá úprava má jádro tvaru hrnečku, v jehož dutině je vinutí, a zase jeho středem nebo proti jeho čelu se přiblížuje nastavitelná část, váleček nebo destička. Také zde můžeme měnit indukčnost v rozmezí až 10 % na obě strany od střední hodnoty, nadto však vychází vinutí menší, potřebuje pro tuž indukčnost menší délku vodiče a má pak menší odpór a ztráty v mědi, je tedy povšechně jakostnější. — Druhý význam uzavřených jader je v tom, že vinutí, z nichž se cívka skládá, na př. ladicí, antenové, pro zpětnou vazbu a pod., jsou bliže u sebe, a protože železo jádra ssaje pole, jsou taková vinutí zášejí vžádána než cívky s jádrem šroubkovým. — Třetí důsledek uzavření jádra je v tom, že

vnější pole cívky je omezeno, takže jedná cívky na sebe málo působí, jednak snesou poměrně těsný stínící kryt, aniž jim stoupou ztráty, jak by se stalo, kdyby s krytem příliš těsně zabíralo značně rozsáhlé pole cívky obyčejně.

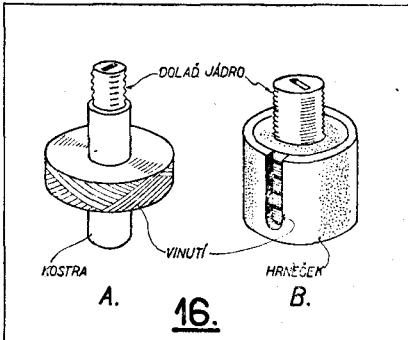Cívky bez železa se dnes vyskytují jen v obvodech pro vlny pod 100 m, a i tam jsou častá železová jádra tvaru na obraze 16A. Teprve pod 10 m se začíná obor cívek vzduchových. Je to obyčejně šroubovice z plného drátu, nesená buď vlastní tuhostí, nebo trubkou z keramiky s vhodnými žlábkami. Méně vhodné jsou kostry z pertinaxu (a jemu podobných látek),



Obraz 16. Dvojí druh železových jader: A — šroubkové, jehož hlavní význam je v možnosti dodačení; B — hrnečkové, které nadto dávají těsnější vazbu mezi vinutími, změňuje rozptyl a zlepšuje činitel jakosti cívky.

protože jeho ztráty při vysoké frekvenci jsou značné, takže působí jako polovodivé jádro. Trolitul, a snad i plexiglas mají sice ztráty malé, trpí však značnou závislostí rozměrů na teplotě a cívky jimi neseny nejsou pro mnohé účely dosti stabilní.


Převážnou většinu chyb cívek pro vysoké kmitočty tvoří chybě zapojení, ať k nim dojde při výrobě na př. cívkové soustavy, spojené s přepinačem pro řadu vlnových rozsahů, nebo při zapojování do přístroje, nebo konečně při činnosti mechanickém nebo chemickém způsobem (přetržením nebo zkorodováním jemného vodiče). Většina v cívce je z drátků do silných několika setin až několika deseti mm, a jejich připojování i zabezpečení je proto obtížné. — Soustavy samy bývají složité, jejich zapojení na cívce samé stěží vyslekovatelné, a to všecko vysvětluje poměrně značné procento defektů, vzniklých v souvislosti s cívky. — Správnost spojení je možné ověřit kontrolou obvodů s použitím obyčejného ohmmetu, který třeba improvizujeme z baterie a voltmetu, doutnavkové nebo žárovkové zkoušecky a porovnáním se schématem, podle něhož má být souprava zapojena. V takovém případě znamenit usnadňuje práci, zná-li oprávár, co v různých případech provází tu nebo onu chybu; přerušení cívky v obvodu anody znamená, že anoda bude bez napětí, přerušení v obvodu mřížky detekčního stupně u audionu (běžná dvoulampovka) se patrně projeví zřetelným

zvonivým bručením, zkrat i přerušení v obvodu zpětné vazby oscilátoru nebo audienu vyloučí činnost zpětné vazby, a to na jednom nebo na všech rozsazích, podle toho, je-li přepinač upraven pro paralelní nebo seriové připojení jednotlivých vinutí. Chybou obyčejně snáze najdeme z příznaků a podle důsledků na funkci než prohlížením nepřehledných a stísněných cívkových souprav. Teprve když víme, v kterém obvodu chyba vězí, najdeme příčinu s pomocí lupy a pinsety. Oprava vyžaduje podstatně jemnější práci než běžné spájení, zejména protože jde o jemně drátky, které nedrží samovolně polohu, a které také nesmíme stimulovat pro snadné spájení nánosem pasty, nevímeli, že je zaručen prostá kyselina, nejenom v běžném stavu, nýbrž i po zahřátí.

K chybám zapojení cívek patří i poruchy, zaviněné jejich přírodu, na př. ulomením v silně izolační trubce, která učiní poruchu nenápadnou, dále t. zv. studený spoj, o němž pojednáme později, nebo konečně zkrat vinou posunuté nebo prodřené isolace v průchodu kostrou nebo stínicím krytem. Stejně sem patří porucha přepinače, který nepracuje, jak by měl, a nepřifází správně jednotlivá vinutí do příslušných obvodů. Protože je odpor vinutí pro běžné rozsahy zhruba v poměru 1 : 10 : 100, můžeme ověřovat správnost vinutí měřením odporu mezi body, na něž je vinutí připojeno. Hodí se k tomu ohmmetr proudový (Měřicí metody a přístroje v radiotechnice, str. 182, obrázek 139), který je s to umožnit rozseznání odporu rádu 1 a 10 Ω, obrázek 17A, anebo žárovková zkoušecka s baterií, obrázek 17B. Změny svítivosti žárovky jsou obyčejně dobře patrné, když přepínáme rozsahy a sledujeme pozorně vláknko žárovky. (Obrázek 17b.) Tuto zkoušku pokládáme za velmi vhodnou, protože je prostá.

Důkladnější ověření správnosti obvodů ladicích poskytuje s s a c i m e t h o d a (Elektronik, č. 9/1949, str. 200), kterou rychle zjistíme kmitočet, na němž obvod rezonuje, a zhruba i to, není-li jeho jakost

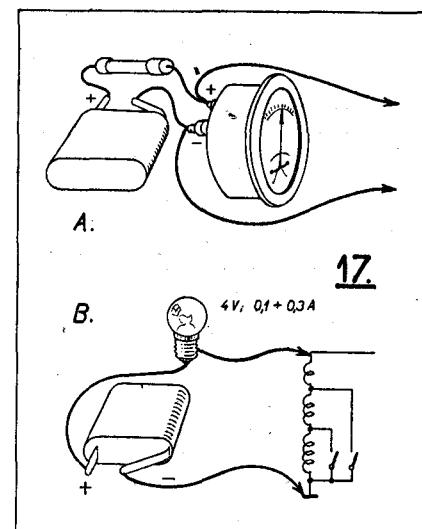Obraz 17. Pomůcky ke kontrole zapojení cívkových souprav: A — t. zv. proudový ohmmetr (měřidlo s otočnou cívkou, s pokud lze malým odporem 10 a 100 Ω a rozsahem 10 až 1 mA; předřazený odpor takový, aby s baterií dávalo plnou výchylku). — B — žárovková zkoušecka.



podstatně zmenšena. Častěji používáme vazby zkoušeného obvodu s oscilátorem přes malou kapacitu, neboť se tento způsob hodí i pro obvody stíněné. — Podobně můžeme zjišťovat i stav vinutí, přidružených k ladícímu. Když na př. napojíme tykadio na antenní nebo zpětnovazební cívkou a její druhý konec je uzemněn, musí se objevit resonance na témž kmitočtu, kde byla předtím zjištěna připojením na cívkou ladici. Výchylka měřidla bude ovšem menší.

Stav všech cívek a obvodů je možné kontrolovat také při činnosti zkoušeného přístroje, pokud aspoň zhruba obvody správně pracují. Pomočným vysílačem nebo přijmem stanic od známých kmitočtových zjistíme, zda je obvod rozladěn, zda dává přiměřenou selektivnost, t. j. zda není nějakou chybou utlumen, atd. Oscilátor můžeme kontrolovat záznamovým nebo ještě lépe absorpcním vlnoměrem; předností tohoto je, že reaguje na základní harmonickou, zvláště při magnetické vazbě mezi oscilátorem a vlnoměrem. Magnetická vazba je zde možná, protože oscilátor zpravidla nebývá stíněn. — Většinu uvedených kontrolních prací zastane běžný pomocný vysílač, na př. podle popisu v č. 4. t. roč.


Mechanické poruchy cívek, jsou méně časté a snáze je zjišťujeme, obyčejně pouhou prohlídou. Starší železová jádra, vyráběná ještě procesem ferrocartovým, z vrstev papíru s nánosem železa, za několik let zkorodují a rozchlípi se, jak to ukazuje snímek 18. Špatně složené železové hrnečky někdy ztratí své vrchní dno za současně značné změny indukčnosti, která odsoudí mf obvody superhetu k pouhému živoření. Vinutí na válcových kostrách se někdy při otřesech odsunou od sebe a oscilátor pak nepracuje, nebo, jde-li o cívku antenní, přístroj má velikou selektivnost, ale malou citlivost.

K závadám, které mohou vzniknout při výrobě, patří ještě nesprávný v zájemný smyslu vinutí. Kritický případ je u oscilátoru, kde musí být zapojení co do smyslu vinutí a směr protékajících proudů souhlasit s obrázkem 19. V takovém případě je zapotřebí zaměnit přívod k jednomu z vinutí. Může to být buď ladici nebo vazební, vždy však jen jedno z nich, a protože význam zájemny přívod nemusí být méně zkoušenému jasný, vyznačujeme to rovněž na obrázku 19C. Je zjevné, že si vždycky vybereme

Obraz 19. A, B vyznačení správného zapojení ladici a vazební cívky při vinutí v témž smyslu. — C - způsob zámeny přívodů.

to vinutí, které má původně méně; obvyklej je to vinutí vazební, ne ladici. V pečlivých návodech bývá na choulrostvých místech způsob vinutí zřetelně vyznačen. Správné činnosti se dá dosáhnout, ať jsou vinutí navinuta vesměs souhlasně, nebo jedno tím a druhé oním smyslem, ale ve většině případů hledíme pro jednoduchost vinutí všecka vinutí jedné cívky souhlasně, už proto, abychom při vinutí nemuseli kostru na navijecích obracet. Jen ve zcela zvláštních případech je to výhodné: když totiž chceme, aby živé konce cívek nebyly vedle sebe.

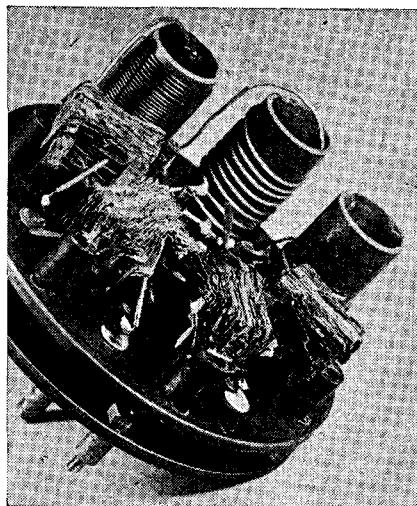Zde zvláštní případ chyby cívek je vazba, kterou loví ladici cívky od síťového nebo výstupního transformátoru, a která za určitých okolností způsobí bručení nebo písání kladnou zpětnou vazbou. Jsou-li



Korose železových jader

Zajímavou ukázkou, co dovedou vzduch a vodní pára vytvořit z železových jader starého, dnes už opuštěného ferrocartového druhu, je cívkový karousel z pomocného vysílače, před mnoha lety popsánoho v tomto listě. Když jsme jej rozebrali, našli jsme místo jader chuchvalce papírových vložek, pokrytých hnědavou růží. Třeba byla jádra potažena parafinem, nestačilo to k zajištění proti povětrnosti, i když ta jest v redakčních prostorách vcelku mírná. Je také zajímavé, že dosti dlouho, když už korose byla nepochyběně začala, byly změny obvodů poměrně malé; kysličníky železa jsou patrně magneticky vhodné jako samo práškové železo.

ladici cívky blízko některého z transformátoru a umístěny tak, že směr, jaký magnetické siločáry transformátoru mají v místě cívek, souhlasí s osou vinutí, může na cívce vzniknout dost veliké napětí o kmitočtu síť nebo tónovém, že vzniknou zrněné zjevy. Děje se to však téměř výlučně v obvodu, napojeném na demodulační stupeň, za nímž sleduje nf část přístroje. Zpětnou vazbu snadno vyloučíme, zaměníme-li přívody k primáru výstupního transformátoru. K odstranění bručení stačí obyčejně změna polohy bud cívek nebo síťového transformátoru.

Chyba skoro neznámá u všech cívek je zkrat

mezi závity, zejména protože je zpravidla vinuté z drátu, izolovaného vedle smaltové isolace ještě opředením, aby se vinutí lépe drželo pohromadě a aby mělo menší vlastní kapacitu. Ani napětí mezi závity nebo vinutím nedosahuje nebezpečné hodnoty. Když však nastal zkrat, tu se zcela bezpečně projeví na vinutí ladícím (posunutí rozsahu, zmenšení citlivosti; vypadnutí zpětné vazby), a méně nápadně, ale zřetelně i když zkrat vznikne mezi závity vinutí vztaného a ladícím. — V souvislosti s vazbou připomeřme ještě, že s výjimkou nezbytné volné vazby mezi primárem a sekundárem mezi frekvenčního filtru a vazby s antenou přes velkou indukčnost je u velké většiny cívkových vazeb výhodnější vazba těsná. To znamená příslušná vinutí těsně u sebe. Chceme-li přenos energie zmenšit, učiníme to zmenšením počtu závitů na příslušném vazebním (nikoli ladícím) vinutí. Jen těsná vazba má blízkou k malému fázovému posunu přenosu energie, který je zpravidla důležitý (zpětná vazba v audionu a oscilátoru).

Problém polarisace

V několika článcích v tomto časopisu (naposled [2]) doklik jsme se sporu, vedeného mezi americkými a anglickými techniky o tom, který druh polarisace nosné vlny je vhodnější pro televizi, FM a UKV rozhlas. V časopise QST nezalezli jsme nestranný posudek výhod a nevýhod obou způsobů, který snad vhodně objasní tento problém i našim čtenářům.

Výhody horizontální polarisace:

1. Je méně citlivá na všechny druhy pořech, vyráběných stroji (elektrické přístroje, svíčky aut a p.).

2. Jednoduché směrové antény jsou účinnější v horizontální poloze.

3. Přísně směrové antény jsou jednodušší konstrukтивně.

4. Horizontální antény pro jednotlivá pásmá dají se jednoduše umístit na jeden stožár.

5. Při horizontální polarisaci dá se použít širokopásmových anten pro několik rozsahů (anteny typu V, rhombické, feed-rová a pod.).

Výhody vertikální polarisace:

1. Vertikální dipól nemá směrový účinek. Hodí se proto lépe pro příjem v hustě obydlených krajinách s množstvím stanic.

2. Vertikální antény jsou vhodnější pro přenosové přístroje.

3. Mají při nesměrové charakteristice zisk stejný jako horizontální antény v jednom směru.


4. Při směrových antenách je využívací element pevný, otáčí se pouze reflektory a parazitní členy.

5. Vertikální anteny jsou také výhodnější v případě interference, vznikající zahycením základní vlny rušivého signálu, protože mají ostřejší resonanční křivku.


Nevyřešená zůstává otázka, zajímající amatéry vysílače, která polarisace je vhodnější pro dálková spojení. Podle dosavadních pokusů se však zdá, že za dnešního stavu je horizontální polarisace pro tyto účely výhodnější, protože jak bylo řečeno, lze mnohem jednodušeji zkonztruovat přísně směrové anteny.

Ing. Horna
1. The Polarisation Argument — Our Last World, editorial, QST 49 (květen) str. 49.

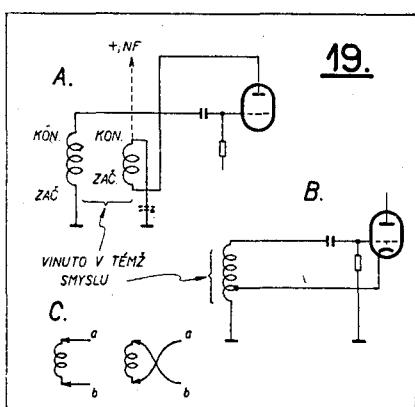2. Rozdělení televizních pásem v Británii, Elektronik 49, č. 9, str. 192. (V tomto článku vypadla při sázení rádka z předposlední věty. Správně má znít: ... hlavně potom, když většina britských výrobčů začala používat jednoduchých zapojení pro potlačení poruch v obrazové i zvukové části.)



SUPERHET

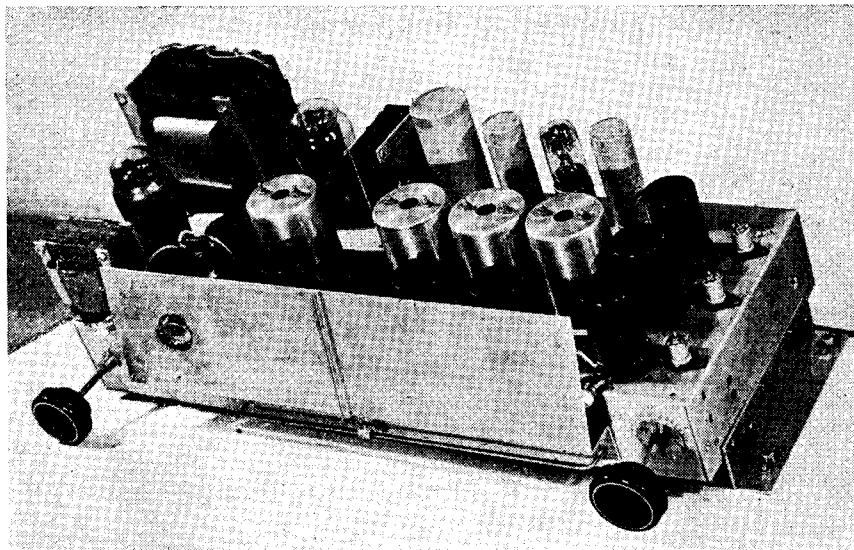

Chceme-li plně využít přednosti frekvenciální modulace, potřebujeme speciální přijimač. Přechodným řešením může být (v blízkosti vysílače) adaptér, popsaný ve 4. čísle Elektronika, připojený na gramofonové závitky běžného přijimače. Je to však řešení jen pro první pokusy, a to ještě za předpokladu, že tónová část přijimače je kvalitní.

Ve v laboratoři Ústavu rozhlasové techniky byl sestrojen dokonalý superhet pro příjem frekvenciální modulace. Abych umožnil zájemcům využít získaných zkušeností, podávám se svolením Čs. rozhlasu jeho zdjedoušený popis a některé konstrukční poznatky. V obrázku 1 je jeho zapojení, na snímcích 2 a 3 je přijimač, osazený elektronkami EF50, na obrázku 4 je jeho oběma pro amatéry výhodnější, protože je osazena elektronkami LV1, RV12P200 a RG12D3, kterou lze nahradit dvěma RV12P2000, v zapojení diody (řídicí mřížka tvoří anodu diody, ostatní mřížky a anoda pentody zůstanou nezápojeny).

Předem je vhodné si uvědomit, že na přístroji pro metrové vlny jsou kladený mimořádné požadavky; je nutné pečlivě vybírat materiál i elektronky, pečlivě je rozdělit a prací věnovat důmysl i trpělivost. Tou ať se ozbrojí každý, kdo bude chtít přijimač stavět. Je také více než obyčejně zapotřebí měření: velmi užitečné je, máme-li běžný pomocný vysílač, vlnoměr pro oscilátor, elektronkový voltmetr nebo citlivý mikroampérmetr, nebo dokonce elektronkový voltměr s nulou uprostřed. Běžný ss voltampérmetr je samozřejmostí. Je možné obejít se bez některých přístrojů; stavba si pak vyžádá více času.

Popsaný přijimač je možno ladit v celém pásmu 88 až 108 Mc/s. Zatím to není nutné, protože máme jen jeden vysílač. Postačí tedy, budeme-li uvažovat obvody pevně naladěné.

Vstupní obvody. Svod antény-dipolu je pripojen na vazební cívku, jejíž impedančce se má rovnat odporu svodu, pro nás případ jednoduchého dipolu, tedy 73 ohmů.

$$L = 73 / \omega = 0,13 \mu\text{H}$$

Tvoří ji dva závitky drátu 0,3 mm těsně u mřížkového vinutí.

Ladicí obvod preselektoru a směšovače. Přijimač je pro celé fm pásmo. Je laděn

čtvrtové modulace, popsaný v dubnovém čísle, představitelem nejjednoduššího aparátu pro tento pro nás nový způsob rozhlasového přenosu, tak následující popis pojednává o přístroji, který můžeme označit jako prakticky nejvyšší stupeň fm přijimačů. Jeho dvacet věsměs speciálních a dosti dražých elektronek, jichž zatím může být využito k příjemu jediného, po tónové stránce zcela běžného pořadu, bude patrně závažnou překážkou, aby se obdobu popsanovaného superhetu ve větším počtu vyskytly mezi našimi čtenáři. Máme však dávnou zkušenosť, že se


Zkonstruoval a popisuje

dovou odbočkou prvního závitu od studeného konce. Indukčnost je $0,158 \mu\text{H}$, cívka zase, jako u preselektoru, je laděna jen jádrem na potřebnou hodnotu.

Ve v ladicích obvodech je zapotřebí úzkostlivě šetřit délku spojů, a to i v tak zv. studených částech. Délka přidává indukčnost a znemožňuje dodání. V popisaném přijimači jsou cívky připájeny přímo na letovací plíšky malých duálů, na statory. Přívody k elektronkám byly připojeny na druhou stranu kondenzátorů.

Oscilátor je napájen ze stabilisátoru napětím 150 V. Napětí ani teplota nesmí kolísat, jinak kolísá i kmitočet oscilátoru a mezifrekvence s důsledky podobnými, jako u běžného přijimače. Také je nutno zamezit pronikání vf napětí z oscilátoru a vstupních elektronkách po žhavicích přívodech do ostatních stupňů. Proto jsou ve žhavicím obvodu tlumivky a kapacitní svody vf napětí na kostru. I přívod anodového napětí je vhodné zajistit tlumivkou hned u anody a blokovat kapacitou, je-li přívod delší.

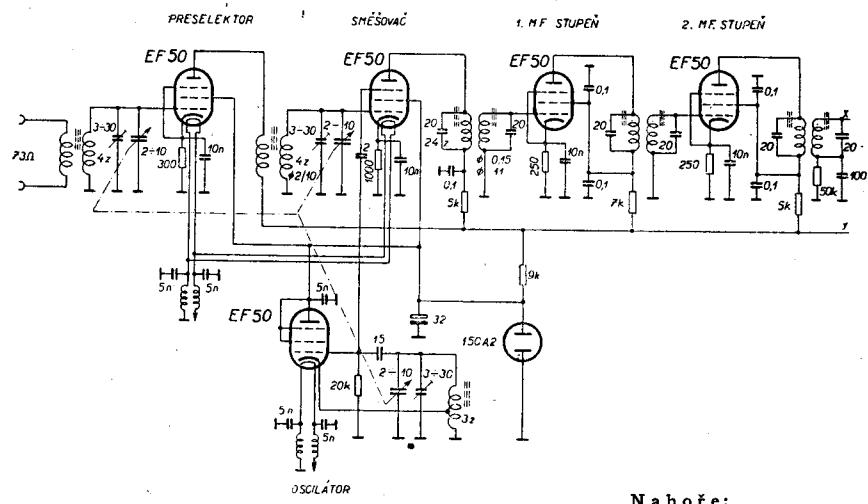Směšování je additivní na brzdící mřížce pentody. Napětí oscilátoru přivede se



Nahore:

Superhet podle vedlejšího zapojení, sestřený s elektronkami EF50. (Snímek 2.) — Vpravo: Obraz 1. Zapojení fm superhetu s hodnotami.

PRO FREKVENČNÍ MODULACI

většina lidí nejsnáze seznámuje s novým oborem cestou praxe a pokusů, i když o nich jenom čte. Třebaže si tedy zájemci o žádatní fm pořady zatím většinou počkají na přístroje prostří, které postupně popiseme, mají ve studiu následujícího popisu příležitost poznat základy kmitočtové modulace, a mnohých věcí ze složitého popisu využijí později. — Na první prohlédnutí budou méně pokročili zaražení leckterou neobvyklou věcí, s níž se tu setkají skoro bez přípravy. Není nutno dát se tím zastrašit: předchozí i následující poučení se brzy sdrží v ucelenou novou představu, tak, jako tomu bylo totíkrát dříve.

Ing Václav PECHA

přes kapacitu 1 až 2 pF přímo z řídící mřížky oscilátoru na brzdící mřížku směšovače. Zavedení napětí z oscilátoru na řídící mřížku dává vznik strhávání frekvence, má však větší zesílení. Brzdící mřížka není tak citlivá, jako řídící, které stačí menší vazební kapacita, asi 0,5 pF.

Mezifrekvenční stupně. Největší část zesílení dají mf stupně. Kromě toho posuzujeme i poměrně široké pásmo zesilovaných frekvencí minimálně 150 kc/s, obyčejně 200 kc/s bez úbytku na zesílení až do nejkrájnějších frekvencí. Proto je nutno použít většího mf kmitočtu. V Americe je normován mf kmitočet na 10,7 Mc/s. Při této hodnotě není třeba tlumit obvody paralelními odpory, protože 100 kc/s dává zde poměrně rozladění jen 0,01 a za druhé býchom zmenšovali již tak dost malé zesílení v jednom stupni, které dosahuje u dobře provedeného stupně se strmou pentodou asi 120. Odhadneme-li zesílení v preselektoru a směšovači celkem na 500, pak pro celkový žádaný zisk, asi 5×10^6 potřebujeme ještě dva mf stupně, t. j. zesílení od vstupu až po první omezovač.

Mf filtr pro 10,7 Mc/s s propouštěným


pásmem 200 Mc/s není jednoduchá záležitost. Správný filtr propustí toto pásmo při kritické vazbě, t. j. $kQ = 1$. Činitel jakosti Q takového filtru je přes 100, čili činitel vazby k je velmi malý, asi 0,01. Při tak malém činiteli vazby a tak vysoké frekvenci stačí nevhodně vést pfívody, aby nastala nežádoucí vazba. Důsledkem je hrbatá resonanční křivka. Odstranit nežádanou vazbu a vyrovnat křivku dá pak dosti práce. — Je možno postupovat dvěma způsoby: umístit obě cívky souose, jak je na výkresu 5, nebo s osami rovnoběžnými podle výkresu 6. Stínici kryt o průměru aspoň 30 mm, aby jeho vliv na vazbu a indukčnost nebyl příliš citelný.

Při souosém uspořádání se hůrce nastavuje vazba, protože každé doladění, které po změně vazby následuje, má vliv i na stupeň vazby. Tyto obtíže nejsou u řešení s rovnoběžnými osami, ale je nutno zase dbát správného vedení přívodů a smyslu vinutí primáru a sekundáru.

Pásmový filtr na obrázku 5 má tyto hodnoty: 25 závitů drátu $\varnothing 0,2$ mm dva krát opředený bavlnou, na keramickém formeru prům. 11 mm, vzdálenost mezi čely cívek asi 11 mm. Doladování železovým šroubkem M7×12, ladící kapacita 22 pF, raději kvalitní slida než keramické kondensátory. Kryt filtru má průměr 49 mm. Jeho frekvenční křivka je na obrázku 7.*

Filtr na obrázku 6 má 20 závitů téhož drátu na kostce prům. 11,5 mm, ladící kapacita 22 pF, škrabací slídový. Smysl vinutí primáru je opačný než sekundáru. Jak se pak musí vinutí připojit k elektronkám, je uvedeno v náčrtku na 6. Ladění je železovým šroubkem M9×18. Filtr


*) Tvary křivek na obrázcích 7 a 8 liší se podstatně od průběhů, udávaných pro obecné pásmové filtry při vazbě nepatrně nadkritické. Podle domnění redakce je možné dosáhnout ustanovených průběhů jen společným účinkem několika různě laděných a vázaných filtrů, nepríhližme-li k vlivu omezovače.

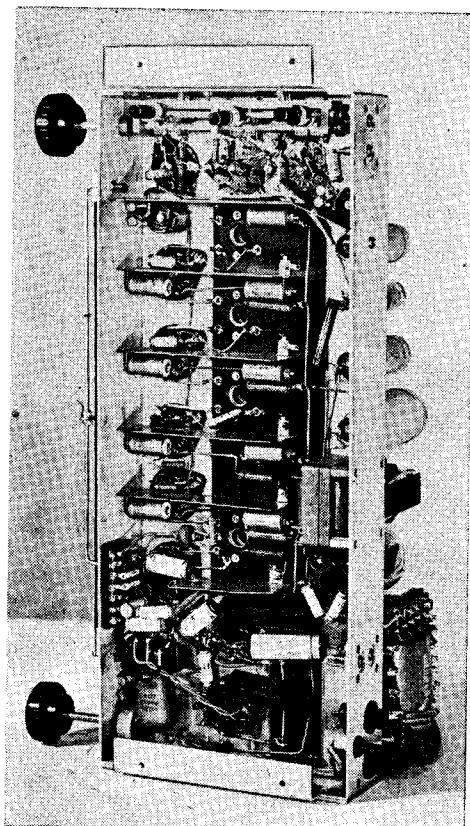


Obraz 3. Pohled pod kostru superhetu pro fm, s elektronkami EF50.

je zhotoven ze součástek Tesla. Kryt má průměr 30 mm. Jeho frekvenční charakteristika je na obrázku 8.*

Omezovač amplitudy u fm přijimače se liší od běžných přístrojů pro amplitudovou modulaci zvláštním stupněm, u něhož nezástavá zesílení, ale naopak omezení signálu na mnohem menší a stálou hodnotu. Je tu proto, aby parasitní amplitudová modulace frekvenčně modulovaného signálu byla odstraněna, neboť diskriminátor, jako fm detektor je citlivý nejenom na změnu kmitočtu, ale i na změnu amplitudy, a tu vytvářejí jen poruchy. Tím, že se kolísavé vrcholy odřiznou v omezovači, je dána podstatná přednost fm, točí omezení poruch. Elektronka omezovače pracuje bez předpětí a s velmi malým anodovým napětím. Vf signál vyvolá mřížkový proud, který průtokem na mřížkovém svodu vytvoří záporné předpětí. Vf napětí na jedné straně odříznuto koncem charakteristiky Eg/Ia , na druhé straně mřížkovým proudem, když už vrcholy vf napětí přesahují do + napětí mřížky. Malé anodové napětí zkracuje délku charakteristiky, čili omezuje už menší hodnoty. Skreslení, které přitom vzniká, postihuje vf napětí, ale nikoli modulaci, neboť ta je nesena změnami kmitočtu, ne amplitudy. Při jednoduchém omezovači je velikost vf napětí, které už omezovač začne udržovat, 2 až 6 voltů, podle druhu elektronky a napěťových podmínek. Použijeme-li dvou omezovačů za sebou s různou časovou konstantou, klesne ještě dál blokovací napětí. Při použití dvou EF50 v zapojení, na obrázku 1, podařilo se snížit blokovací napětí na prv-

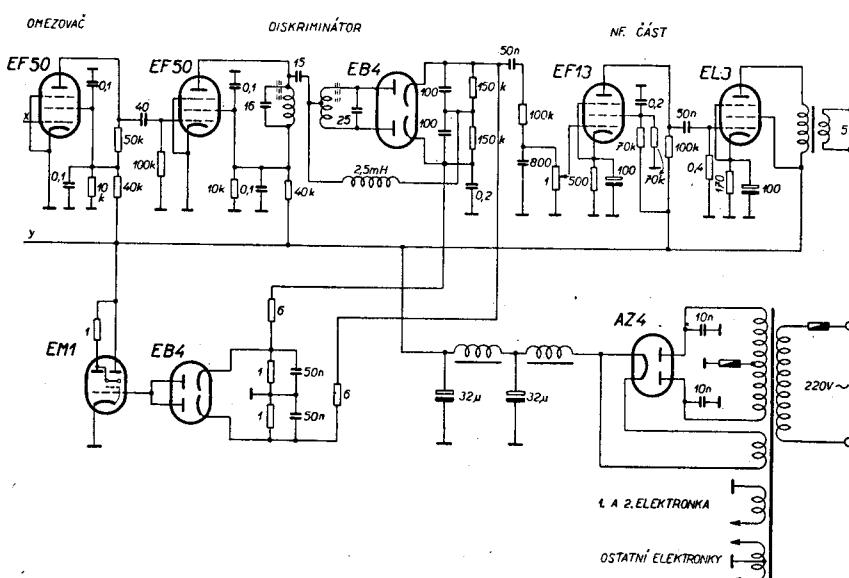

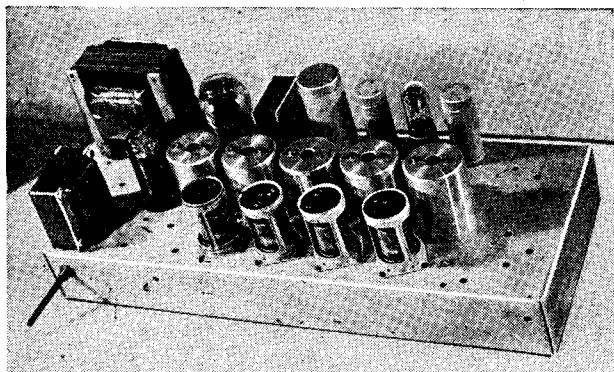

Přístroje, vyrob. s elektronkami z výrodeje, LV1 a j. Tento přístroj nemá ladící obvod. —

V pravém rohu dole: Obraz 9 a 10, charakteristiky diskriminátoru a dvojitého omezovače.

Obraz 7 a 8. Resonanční křivka dvou úprav mf pásmových filtrů podle výkresu 5 a 6.

num omezovači na 0,5 voltu, jak také udává charakteristika dvojitého omezovače na obraze 10.

Discriminátor. Stejně, jako pásmové filtry je zhotoven i vazební transformátor pro diskriminátor, jen s tou změnou, že sekundár má odbocku na středu vnitřní pro připojení vazební kapacity na anodu omezovače. Tak, jako fm filtr, má propouštěné pásmo široké 200 kc/s, i diskriminátor musí dát výstupní napětí přímo úmerné změně kmitočtu až do plus minus 100 kc/s. Šíře pásmá se našídí jako u mf filtru stupněm vazby. Čím těsnější vazba, tím širší bude lineární část diskriminátoru. Jeho charakteristika je na obrázku 9. Vedle diskriminátoru byly zkonztruovány ještě jiné fm detektory, více méně zlepšené, které nepotrebují omezovače, vyžadují však speciální elektronky nebo jiné úpravy zapojení. Dobrý diskriminátor a správně navržený omezovač dávají však dosud nejlepší výsledky. Kdo se naučí ovládat diskriminátor, lehce ovládne i jiné fm detektory.

Z výstupu diskriminátoru odvádíme přes článek RC pro omezení výšek (de-emphasis), nf napětí na nf zesilovač. Mají-li se využít všechny přednosti fm, je nutno, aby jeho frekvenční charakteristika byla rovná od 20 do 15 000 c/s. Návrhem této části přijímače se zde nezabýváme. Účelem členu de-emphasis je vyrovnat kmitočtový průběh modulace, v níž jsou už ve vysílači lineárně zvedány výšky (pre-emphasis). To se děje proto, aby užitečné vysoké tóny ještě více převládly nad vysokými tóny poruch, které jsou u fm přenášeny s energií tím větší, čím větší ještě jejich kmitočet. Pre-emphasis zvedne podobně výšky užitečné, a de-emphasis v přijímači to všechno zase vyrovná. U fm je možné to dělat, protože předně je výšek v tónovém spektru poměrně malo, za druhé je na ně v širokém pásmu ukv rozsah dosti místa. U běžné amplitudové modulace by podobná úprava také prospěla, ale na těsných pásmech by se kmitočtově sousední vysílače rušily ještě více než dosud.

Casová konstanta to obou článků předne je normována na 75 mikrosekund, t. j. $R \times C = 75 \cdot 10^{-6} (\Omega \cdot F)$. V přijímači je to $R = 0,1 M\Omega$, $C = 800 pF$, to $= 75 \cdot 800 \cdot 10^{-12} = 80 \cdot 10^{-6}$.


Z diskriminátoru můžeme odvádět vedle nf napětí, ještě napětí pro ukazatel ladění, pro automatickou kontrolu frekvence, pro měřicí zdvihi a pod. Ukazatel ladění potřebuje ještě jednu diodu a funguje obráceně: správně vyladěno je při nejmenších světelných výsečích. Výhodu

u mf filtrů blízko sebe, uděláme to tak, že blízko živého konce primáru vede studený konec sekundáru a opačně. Při montáži v tlumivky v diskriminátoru musíme dbát toho, aby byla co možno blízko kostry a stíněna od vf stupňů. Snadno se váže její rozptylové pole s prvním mf stupnem a marně pátráme, kde vazba vzniká. Nahradit ji odporem je možné, ale s tlumivkou je diskriminátor citlivější. Zhotovíme ji navinutím 600 závitů drátu 0,1 mm na papírovou trubku o průměru 5 mm, křížově, šíře 6 mm.

Před montáží vf obvody předběžně nastavíme a nařídíme vazbu k dosažení požadované šíře pásmá 200 kc/s. Montujeme na pevnou kostru, pečlivě spájíme, použijte odpory a kondenzátory raději předem změříme, abychom se vyhnuli chybám z vadných součástek. Není třeba „obav“, že na první zapnutí bude přijímač pracovat. Naopak, bude zpravidla diskretní jako hrob. V nejlepším případě se ozve silný šum. Když zjistíme, že jsme nikde neudělali chybu v zapojení, a že elektronky mají správné napětí, přikročíme k dolaďování.



Dolaďování vf obvodu. Potřebné přístroje: pomocný vysílač, elektronkový voltmetr s velmi malou vstupní kapacitou; i 1 pF podstatně rozladí vf obvody. Proto raději použijeme citlivého mikroampérmetru, nejlépe s rozsahem 10 až 50 mikroampérů; je lepší než elektronkový voltmetr. Předrádime mu odpor 1 MΩ a máme výborný měřicí přístroj, protože v přijímači máme možnost měřit místo vf napětí jemu úmerný ss proud nebo napětí. Pro dolaďení diskriminátoru je nejlepší mikroampérmetr s nulou uprostřed stupnice, nemusíme přepínat svorky přístroje. Usnadní to práci a zkrátí potřebný čas, protože ss napětí na výstupu z diskriminátoru mění polaritu při odchylce frekvence od střední hodnoty. Dobře by se k tomu hodil speciální elektronkový voltmetr se dvěma triodami, s měřidlem mezi anodami a nulou uprostřed stupnice. Pak by stačilo měřidlo s rozsahem 1 mA.

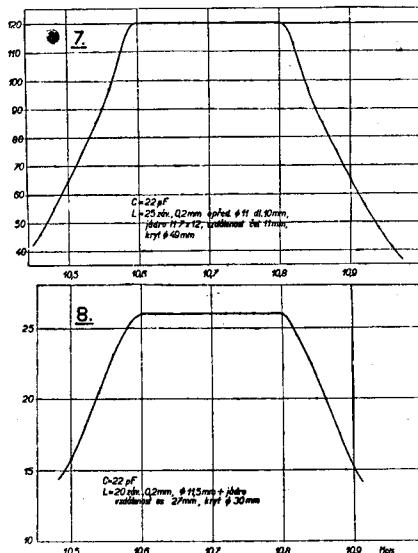Vlastní dolaďování. Na výstup diskriminátoru, t. j. na katody duodiody, zapojíme měřicí přístroj. Na řídici mřížku prvního omezovače přivedeme přes 10 až 50 pF vf napětí 5 až 10 voltů, aby omezovač pracoval za ohýbem charakteristiky. Nemusíme se pak starat o velikost vstupního napětí a měníme jen frekvenci. Nejprve nastavíme 10,7 Mc/s a dolaďme primář na max. výkyvku měřidla. Primář



má tu, že ukazuje, je-li správně přijímač naladěn na střed diskriminátoru; vyloučí se tím skreslení. Jinak je možno připojit ukazatel ladění na svodový odpór v řídici mřížce prvního omezovače. Záporný předpětí, které vzniká průtokem mřížkového proudu, je zde úmerné velikosti vf signálu. Je možno sem připojit i elektronku S-metru.

Montáž. Především si musíme rádně promyslet činnost jednotlivých stupňů a podle toho je umístit na kostře. Přívody, které vedou vf proud, dělat co nejkratší (stínění není vhodné). Omezíme tím možnost nežádancích vazeb mezi stupni, k nimž jsou strmé elektronky náchyně. Vyhneme se letovacím očkům u mf filtrů, vyvedeme raději delší přívod z drátu 0,5 milimetru a přiletuje je přímo na objímky elektronek. Jednotlivé stupně oddělíme plechovou přepážkou vysokou asi 5 cm, aby anodový obvod byl od mřížkového stínění. Oscilátor stíníme od směšovače také, a vazbu provedem jen uvedenou malou kapacitou. Postačí, když oscilátor dá 6 až 10 voltů vf pro směšování na řídici mřížce. V anodách zesilovacích elektronek jsou oddělovací odpory 2 až 5 kΩ, blokovány 0,1 μF, bez indukčnosti, aby se jednotlivé stupně nevzály ani touto cestou. Je dobré blokovat stínici mřížku stejnou kapacitou hned na objímku. Kdyby přesto mf stupeň tvrdosíjně kmital a nedal se zkrotit, je možno připojit do přívodu řídici mřížky odpor 50 až 200 Ω. Lépe je obejít se bez tohoto násilí. Jsme-li nuceni vést přívody

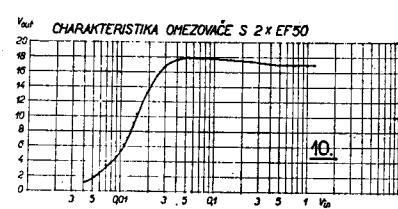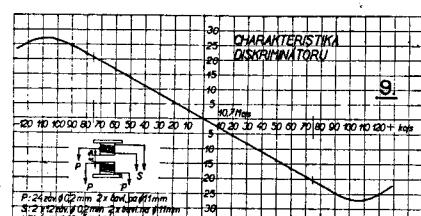




musí být možno ladit na obě strany maximální výchylky, t. j. při dalším šroubování jádrem musí výchylka zase klesat. Při nezměněné frekvenci dolaďujeme sekundár na nulovou výchylku měřidla velmi opatrně, zvláště při dosahování nulové výchylky, obvod je velmi citlivý. Když máme nulovou hodnotu přesně nastavenou, rozladíme pomocný vysílač o minus 100 ks/c a poznamenáme si výchylku měřidla; pak přeladíme na 10,7 plus 100 kc/s a kontrolujeme opět výchylku. Jsou-li obě stejně velké, ale opačné polarity, je diskriminátor správně naladěn. Nejsou-li, dolaďujeme primář tak, aby se větší výchylka změnila a menší zvětšila, až dosáhneme rovnováhy. Potom znova kontrolujeme, zda při frekvenci 10,7 Mc/s měřidlo ukazuje na nulu. Malá výchylka asi bude, dodládeme tedy sekundár opět na nulu. Opětnou kontrolou rozladěním o plus minus 100 kc/s, kontrolujeme stejné velikosti maximálních výchylek měřidla. Obvykle již bývají stejně.

Nyní si připravíme milimetrový papír, na osu X vyneseme od středu, který si označíme 10,7 Mc/s, díly po 10 nebo 20 kc/s, na osu Y vynášíme výchylku měřidla. Rozladíme generátor po 10 nebo 20 kc/s od středové frekvence, odčítáme jednočlenné výchylky na měřidle a vynášíme je do grafu. Spojením bodů musíme dostat přímku, která protíná osu X v bodě, označeném 10,7 Mc/s. Pro výchylky větší než plus minus 100 kc/s bude přímka přecházet v křivku se sklonem k ose X. Dostaneme jakési šíkmo položené, hodně protáhlé S. To je frekvenční charakteristika diskriminátoru. Dá hodně práce, ale tím máme nejhorší za sebou. Jaký je diskriminátor, takový bude i přednes, toho si buďme vědomi.

Dalším úkolem je dolaďat mezifrekvenční filtry. K tomu zapojíme mezi svodový odpor prvního omezovače a kostru měřidla s rozsahem 0,5 až 1 mA, pokud možno s velkou stupnicí, abychom mohli dobré odčítat. Nyní odpojíme sekundár od měříky předchozího stupně, místo něho dáme odpor asi 0,5 MΩ a přes kapacitu 10 až 50 pF přivádíme z generátoru napětí; stačí asi 0,1 voltu, ale konstantních, i když rozladíme p. v. o 200 kc/s. Jinak bychom mf filtr nedolaďili. Elektronika působí jako zesilovač napětí a filtr ladíme za těch podmínek, jak bude vždy pracovat. Nejprve nastavíme frekvenci 10,7 Mc/s a naladíme primář i sekundár na maximální výchylku měřidla. Potom rozladíme p. v. o plus minus 100 kc/s a snažíme se opatrným dolaďováním obou obvodů dosáhnout stejné výchylky, jako při středové frekvenci. Jsou-li obě krajní výchylky stejné, ale menší než střední, přiblížíme obvody k sobě (těsněji je navážeme) a při větších výchylkách je oddálíme, až dosáhneme toho, že při změně frekvence z minus 100 kc/s na 10,7 a dále na plus 100 kc/s se výchylka nezmění, máme filtr naladěn. Malé zmenšení výchylky uprostřed při frekvenci 10,7 Mc/s nevadí, nesmí být ale velké, asi do 2 %. Podmírkou ovšem je, aby se při rozladování neměnilo vstupní napětí z generátoru. To bychom nedostali správnou křivku. Pobdobně, jako u diskriminátoru, nakreslíme

Dvojí úprava mf filtru pro kmitočet 10,7 Mc/s s osami rovnoběžnými a totožnými.

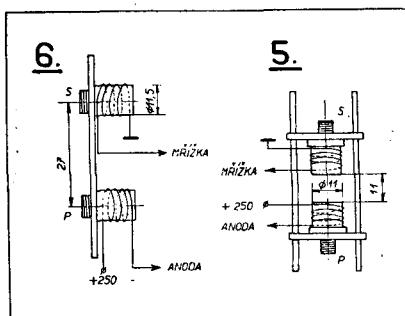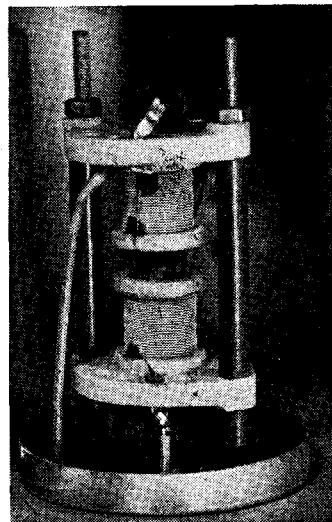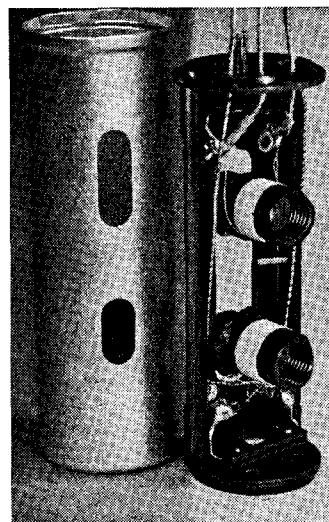Odpovídá výkresu 6 a 5, reprodukovánnému dole.



si frekvenční křivku mf filtru. Musí mít průběh jako je znázorněno na obrázku 7 a 8.

Další mf filtr vyladíme tak, že připojíme zpět sekundár druhého filtru a p. v. připojíme o stupeň kupředu. Zase zde odpojíme sekundár prvního mf filtru a nahradíme jej odporem a kapacitou. Zde už vystačíme s napětím 100krát menším. Měřidlo necháme v mřížce omezovače. Stejným postupem dolaďme i druhý mf filtr. Vynešeme na milimetrový papír výchylky měřidla v závislosti na rozladění. Dostaneme frekvenční křivku obou filtrů, třetího i druhého. Zase musíme dbát, aby rozladěním o plus minus 100 kc/s nenastalo zeslabení. Podobným způsobem dolaďme i první mf filtr. Zde již asi budeme muset zmenšit vstupní napětí na desítky mikrovoltů. Komu by to nebylo možno, pomůže si tím, že z následujícího mf stupně udělá pro měření omezovač: zmenší anodové napětí na 50 až 70 voltů, spojí kathodu přímo na kostru a do mřížky dá odpor 50 kΩ s kapacitou 100 pF, do serie s odporem pak měřidlo. Po změření musíme vrátit vše do původního stavu.

Máme-li dolađenu mf část, dáme se do oscilátoru. Tam máme na vybranou více možností, buď bude oscilátor kmitat o mf kmitočet výše než přijímaný signál, nebo niže, nebo dokonce na poloviční frekvenci a ke směšování použijeme jeho druhé harmonické. Oscilátor s poloviční frekvencí je stabilnější, protože můžeme mít vět-

ší ladící kapacitu. Také tepelné změny v elektronice nemají takový vliv jako u oscilátoru s frekvencemi blízkými přijímané. Máme možnost si vybrat; čím stabilnější oscilátor, tím lépe.

Pro správné naladění oscilátoru potřebujeme mít citlivý vlnoměr, dobré cejchovaný,* nebo přijímač pro uvažované pásmo.


Dolađení vstupních obvodů nebude dělat potíži. U přijímače, laděného otocným kondensátorem, budeme dolađovat vstupní obvody ve dvou bodech, u menších frekvencí změnou indukčnosti, u větších dolađovacím kondensátorem. Protože však se zatím musíme spokojit s jedním vysílačem, rozhodne se jistě většina pro pevně naladěné obvody, ať změnou kapacity nebo indukčnosti. Na antenni svorky připojíme pomocný vysílač, naladěný na 89,5 Mc/s (pro začátek stačí podle E. č. 2/1950, str. 40) a dolađujeme oba obvody na maximum výchylky měřidla v mřížkovém svodu prvního omezovače. Tím jsme s dolađováním hotovi a můžeme se pokusit zachytit vinořadskou stanici připojením antennního dipolu. Předpokladem ovšem je, že právě vysílá a že oscilátor je správně naladěn, jinak místo modulace uslyšíme nepřjemný šum; pak oscilátor dolađíme.

Přes svou velikost a složitost přijímač neskrývá záladnost a odmění se přijemným a plastickým přednesem. Samozřejmostí je, že mf stupně jsou kvalitní, čeho lze dosáhnout i s jednoduchým zapojením, a že také reproduktor hraje nejen dobré basy, ale i výšky a prudké přechody. Kvalitní výstupní transformátor je předpokládem.

Tímto stručným návrhem a zhuštěným souborem zkušeností a pokynů snažil jsem se vzbudit zájem, zvláště v řadách amatérů, o nový způsob modulace a o kvalitní přenos pořadu Čs. rozhlasu. O konstrukci fm přijímače bude jistě ještě mnoho zajímavého napsáno, doufám však, že i tento popis splní svůj úkol a usnadní zájemcům práci.

*) V redakci byl na podobné práci vyzkoušen pomocný vysílač z č. 4/1950 způsobem, uvedeným tamtéž v odst. Přehled použití 5.

Piezoelektrický VÝŠKOVÝ REPRODUKTOR

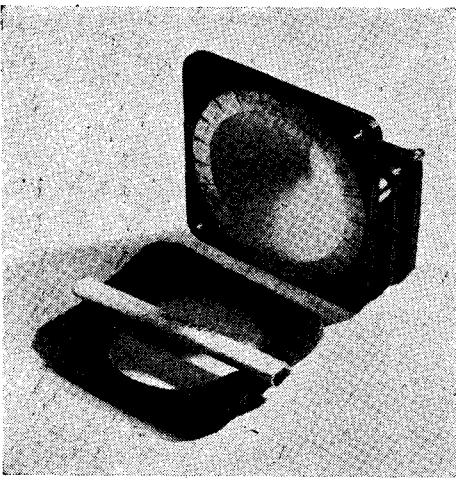

Výškový reproduktor z předu, před nalepením plstěné podložky. Rozměry dovoluje posoudit cigareta v popředí.

Význam vysokých tónů pro přednes je už dávno obecně znám. Jejich nedostatek činí řec šeplavou až hukavou a hlavně nesrozumitelnou, přednes hudby bez výšek je tupý až dutý, zvuky nástrojů i celých skupin splývají a poslech je únavný. Zkuškami bylo zjištěno, že srozumitelnost 95 % jest v akustické dobrém prostoru zaručena zařízením, které má kmitočtovou charakteristikou prakticky přímou do 5000 c/s. Přednes hudby, oceňovaný velkým počtem posluchačů jako 95 % skutečnosti, vyžadoval kmitočtovou charakteristiku přímou do 8000 c/s (zatím co u hubokých tónů pro týž dojem stačil přenos do 80 s/c). Uvedené hodnoty z tabulek v příručce Elektroakustisches Taschenbuch (G. Neumann, Berlin) jsou sice staršího data a lze jim už s ohledem na subjektivnost stěží připisovat velkou závažnost; přece jen udávají, proč milovníci jakostního poslechu, ať gramofonu nebo rozhlasu, stojí o „výšky“.


Proč jich v elektroakustických přenosech nebývá nazbyt? Příčin je několik. Nejvážnější z nich je omezená účinnost běžných reproduktorů v oblasti asi nad 3 kc, za druhé jejich směrovost (vysoké kmitočty vystupují ve svazku tím užším, čím je plocha při výškách kmitající membrány a čím větší je kmitočet). Rozhlasový přenos má výšky omezeny ohledem na přístupnou šíři pásmo; smí-li vysílač zabírat ± 5 kc/s na obě strany od svého nosného kmitočtu, smí přenášet teoreticky jen kmitočty do 5000 c/s. Protože však v hudebním pořadu bývá energie kmitočtů od 5 kc/s výše asi desetinou energie pod 5 kc/s, nebyvá uvedené omezení přísně dodržováno a rozhlasové vysílače přenášejí i vyšší kmitočty. — Vážnější nesnáz je u přenosů s desek a pásků, kde sama metoda omezuje výšky, a stejně ohled na šum, zaviněný nerovností drážek nebo nehomogenitou pásku, který nutí odřezávat výšky u běžných starších desek asi od 6000 c/s i níže. Pásy mají podle jakosti záznamu a jiných vlivů zpravidla možnosti lepší. — Další omezení výšek v běžném přijimači zavírají selektivní obvody. Nemají-li se kmitočtově sousední vysílače vzájemně rušit, smí přijimač propouštět

k demodulaci zase jen asi ± 5 kc/s okolo nosného kmitočtu, a ve stejné míře, jak jeho pásmové filtry omezují kmitočty od nosného vzdálenější, jsou zeslabovány i tóny nad 5 kc/s. — Nejméně vážnou příčinou omezení je kmitočtová charakteristika nf části až po svorky reproduktoru, protože tuto není obtížné upravit tak, aby zesilovač přenášel prakticky rovnoměrně kmitočty do 10 kc/s, i výše.

Přidáme-li k základnímu reproduktoru pro všechny kmitočty ještě speciální, upravený pro účinný přenos tónů nad 3000 c/s, můžeme odstranit aspoň ony příčiny nedostatku vysokých tónů, které zavírají reproduktor. Ostatní omezení jsou více méně neoddelitelná od method přenosu, a můžeme je jenom změnit použitím účinnějšího převodu energie výškovým reproduktorem, pokud nevadí na př. ohledy na šum, zázniové hvizdy, pohyby atd. Výhodný výškový reproduktor je možné získat s využitím principu piezoelektrického, s dvojčetem výbrusů z krystalu Seignettovy soli. Krystalová sluchátka s nimi jsme tu už víceméně popsalí (RA 6/1946, str. 164; 9/1946, str. 232); také jednoduchý membránový mikrofon (RA č. 2/1947), a zejména domácí pěstování krystalů (E-RA č. 9/1948, str. 216). Zájemce o dálé popsaný reproduktor může však s nákladem snesitelným obejít nesmáze s vlastní výrobou dvojčete tím, že si koupí v prodejně Elektra 1-01, Praha II, Václavské n. 25, tichý reproduktor, známý pod jménem „šepťáček“, prodávaný za 195 Kčs, a z něho získáte krystal, vhodný pro reproduktor; další náklady jsou zanedbatelné. Ostatně věříme, že tento návod podnítí vedení jmenované prodejny, aby zájemcům opatřilo samotná krystalová dvojčata tohoto druhu (pro přenosy jsou již výbrusy v prodeji, viz ceník 10/1949, a inserát v Elektroniku 3/1950, str. X.).

Uvedme při této přiležitosti zjednodušený postup návrhu výškového reproduktoru. Zádáme běžnou úpravu s kuželovou membránou, obvykle pístové kmitající, kterou pro následující úvahu nahradíme kruhovou deskou, odpovídající základně kůžele membrány a kmitající kolmo ke své ploše. Aby byla vyzářená energie při dané výchylce membrány velká, musí být

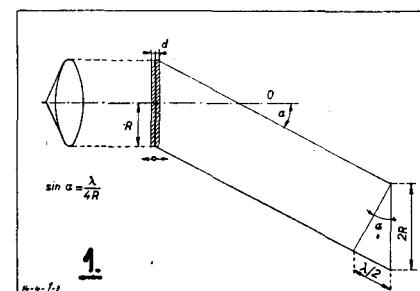Odvození mezního úhlu vyzařování vysokých kmitočtů v závislosti na průměr pístové membrány.



i membrána velká. Aby však vysoké tóny vystupovaly z reproduktoru pokud lze širokým svazkem, musí být naopak membrána malá. Podle obrázku 1 to snadno nahlídneme: píš o poloměru R vysílá celou plochou vlny. Odchýlime-li se od osy membrány o jistý úhel α , pak vlna z délky λ blížšího kraje membrány dojde k posluchači v jistém okamžiku svým vrchem, kdežto vlna ze vzdálenějšího okraje svým dolem, vždy tedy s fází o 180° posunutou, a vzájemně se ruší. Z obrázku je vidět, že se to stane pro vztah

$$\sin \alpha = \lambda / 4R.$$

λ je délka vlny zvukové ve vzduchu a rovná se $34000/f$ (cm).

Úhel α je tedy mezi poslechem. Uvnitř kuželu, tvořeného přímou ze středu membrány pod úhlem α , otáčíme-li ji kolem osy O, budou vysoké tóny slyšet, vnitř budou slabé. Při daném poloměru membrány bude α tím menší, čím menší bude délka vlny. Protože

$$\lambda = 34000/f,$$

bude úhel α tím menší, čím bude kmitočet f větší. Položme podmínu, aby α bylo 45° pro $f = 10000$ c/s, t. j. $\lambda = 3,4$ cm. Pak platí $R = \lambda/4 \sin 45^\circ = 3,4/4 \times 0,707 = 1,2$ cm.

To by vedlo k membráně o průměru asi 2,5 cm. Jde o to, zda její plocha, okrouhlé 5 cm^2 , je s to vyzářit potřebný výkon při snesitelné velké amplitudě, kterou asi může krystalové dvojče dát. K výpočtu použijeme vzorce (E-a. Taschenbuch, Neumann):

$$N = F \cdot r \cdot z \cdot (d \cdot \omega)^2$$

kde N je výkon v erg/sek = 10^{-7} wattu vyzářený membránou;

F je plocha membrány v cm^2 (základna kužele);

r je měrný zářivý odpor membrány, závislý na poměru obvodu membrány $2\pi R$ k délce vlny λ vyzářovaného tónu: pro tento poměr větší než 2 je hodnota r přibližně 1, pro menší hodnoty poměru je

$$r = (\pi R/2 R, \lambda \text{ v cm};$$

z je vlnový odpor prostředí, pro vzduch 42 cgs;

d je amplituda membrány v cm;

ω je kruhový kmitočet $2\pi f$, v c/s.

Uvažujme oboor od 3400 c/s výše, t. j. $\lambda = 10$ cm, d odhadněme na 0,01 cm. Obvod membrány je $2\pi R = 7,9$ cm, pro uvedený poměr $2\pi R/\lambda$ je větší než 2 pro všechny kmitočty nad 8,7 kc/s; pro nás kmitočet je $7,9 : 10 = 0,79$; hodnota r je podle přibližného vzorce 0,32. Dosadíme do vzorce:



$$N = 5 \cdot 0,32 \cdot 42(0,01 \cdot 21300)^2 = 67(213)^2 = 67 \cdot 45600 = 3050000 \text{ ergů za vt., t. j. } 0,305 \text{ wattu.}$$

Naše membrána může tedy vyzářit při výchylkách 0,1 mm asi 0,3 wattu akustického výkonu, a při výchylkách asi 0,03 milimetru ještě 0,03 wattu. Je to mnoho

nebo málo? Předpokládejme, že svůj reproduktor připojíme na zesilovač se střídavým výkonem 10 wattů. Z něho vytvoří reproduktor s ozvučnou deskou nebo skříní, tedy nikoli s exponenciálním trhýstem, nejvýše asi desetinu, t. j. 1 watt akustického výkonu (účinnost velkoplochých reproduktorů je okolo 5%; zde počítáme 10%). Dále: v oblasti nad 5000 c/s, kde nás výškový reproduktor bude převážně pracovat, je energie rovná asi desetině celkové zvukové energie, vytvořené při běžném hudebním pořadu. Připadá tedy na nás reproduktor zhruba právě asi 0,1 wattu, a když přírazime něco na jeho činnost pod 5000 c/s, stěží přestoupíme hodnotu 0,3 wattu, kterou jsme udali jako možnost naší membrány. Nicméně jsme svůj vzorek vyrobili s membránou o průměru 2,5 cm; tím vzrosté vyzářený výkon čtyřikrát, resp. postačí výchylka poloviční, za cenu, že při 10 kc bude mezní úhel zhruba poloviční než prve, t. j. reproduktor bude „stříkat“ nejvyšší tóny v kuželu s vrcholovým úhlem zhruba 45° . To je přijatelné hodnota, a krystal bude méně namáhan, resp. může být více tlumen. — Případně jiné úpravy, na př. zvětšení membrány na průměr 10 cm, může zájemce propočítat podle ustanovených vzorců sám.

Výroba. Po odvrtání dutých nýtků bakelitové schránky vyjmeme pozorně krystal, aniž utrhнемe jemně páskové vývody.* Naopak, podle možnosti použijeme už připájených spojů se šňůrou „šepťáku“ jako vývod pro reproduktor.

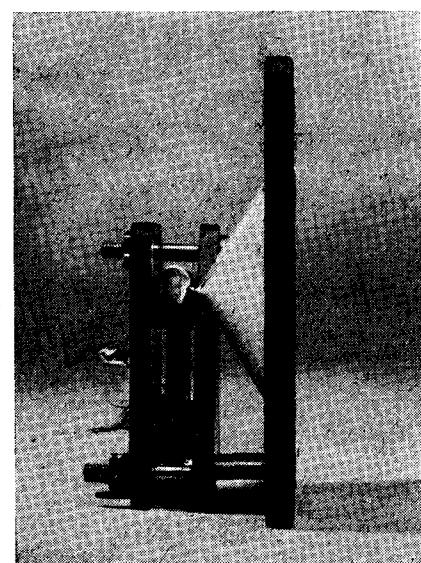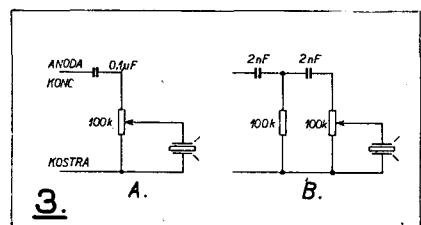* Stane-li se to, můžeme pečlivě připravený přívod obezřetně připájet s použitím pajeda z kousku drátu asi 2 mm sily, který nahřejeme nad kahanem. Jde-li o vnitřní polep, odškrabeme krystal, až získáme plošku asi 10 mm^2 vnitřního polepu.



Z pertinaxu tloušťky 3 až 4 mm vyrobíme podle výkresu kostru reproduktoru. Skládá se ze čtvercové desky 65 mm s otvorem pro membránu průměru 50 mm. Krystal je sevřen dvěma deskami, trojúhelníkovou a zadní čtvercovou, která chrání krystal. Destičky jsou spojeny dvěma šrouby, na první spočívá rozpěrací trubka a mezi tou a matkou jsou sevřeny desky menší, které samy zase svírají tři vrcholy čtvercového krystalu, na nichž už z původního použití byly přilepeny korkové kotoučky. Mezi těmito jsou rohy krystalu důkladně sevřeny.


Membránu jsme vytříhli z kreslicího papíru podle sítě, nakreslené v obrázku, ve švu jsme ji důkladně slepili a okraj úhledně nastříhali. Pak jsme jej připevili na velkou čtvercovou desku, po zaschnutí připevňili krystal a v jeho volném vrcholu jsme upravili tahátko z pásku sily 0,3 milimetru, hliník, nalepené na krystal i do vrcholu membrány dobré tvrdnoucím bezvodým tmem (acetonový, jehož pro jistotu nanášíme malé množství, aby eventuálně přítomná voda krystal nerozpustila). Tmel necháme důkladně zaschnout, než reproduktor zkoušme, protože jinak jej vysoký kmitočet poruší, takže spoj nedrží; nejlépe na vlahém místě (do 30° C) přes noc.

Připojení reproduktoru na koncový stupeň. Nejjednodušší způsob je podle obrázku 3A. Nevýhodou je, že napětí všech kmitočtů jsou na krystal přiváděna v téže velikosti, a když má přístroj zvednuté basy, mohou příliš silné nízké kmitočty způsobit skreslení přetížením krystalu. Proto je vhodné změnit isolaci kondenzátoru na 1000 až 2000 pF, po případě zařadit dva podobné články za sebou, jak je to na obrázku 3B. Taková úprava je zvlášť důležitá u přístrojů s fysiologickou reprodukcí (značně zvednuté basy), kde může jednoduché zapojení krystalového reproduktoru podle 3A vyvolat vážná skreslení.

Jak se krystalový reproduktor projevuje? Nijak, jestliže koncový stupeň nedodává podstatná napětí vyšších kmitočtů. Příčiny, které to mohou způsobit, jsme už uvedli, a zde je vhodné připomenout i možnost nedostačující charakteristiky nf ze zesilovače, protože je dobré možné, že by někdo chtěl výškový reproduktorem zlepšit přednes přístroje s výškami podstatně zeslabenými. Ale i když ten případ vyloučíme, nečekejme efekt té markantnosti, jako když třeba upceme polštářkem a poté odkryjeme otvor základního reproduktoru. Sami jsme zkoušeli výškový reproduktor s přijímacem pro výšný přednes pořadu místních stanic, který připravujeme pro příslušné číslo, a jehož vf i nf část propouští bez podstatného zeslabení kmitočtu od 50 do 15 tisíc c/s. Když jsme vyčkali pořadu zaručeně původního, což z bezpečnosti můžeme tvrdit o vysílání zpráv, způsobilo

Nahoře: připojení výškového reproduktoru ke koncovému stupni. — A. - prostý způsob pro přístroj bez přílišného zdůraznění bas. — B. - připojení s obvodem, který omezuje hluboké tóny, aby krystal reproduktoru nebyl jimi přetížen.

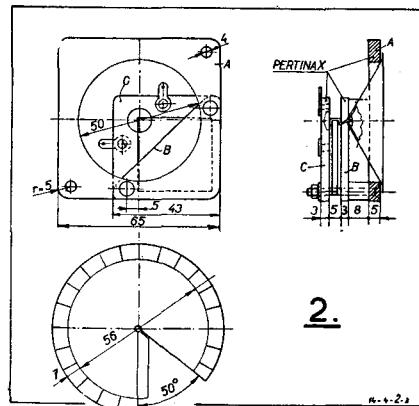Pohled na reproduktor s boku ukazuje způsob upvepnění krystalového dvojčete a přilepení membrány s použitím lehkého pásku, který spojuje volný roh krystalového dvojčete s vrcholem kuželové membrány.



Rozměry a tvar pertinaxové kostry reproduktoru a síť membrány.

připojení výškového reproduktoru přechod od sykavek rázu mřířně bezzubého k ostrým, téměř dokonale vyslovovaným, které nadto byly ve stejně jakosti slyšet po celé místnosti. Jakost přednesu při různých pozorováních mřířně kolísala, někdy byly sykavky až příliš silné, jindy naopak zřetelně horší, což příčitáme mřířným odchylkám akustických vlastností mikrofonů a hlasatelů, resp. postavení hlasatelů u mikrofonom. — U hudby jsme měli situaci obtížnější, protože velmi často šlo o přenosy nebo snímky, a tu nás reproduktor dovoloval zřetelně rozsehnat různou jakost. Občas byl přednes znamenitý, jindy naopak zcela průměrný, prakticky stejný, ať byl výškový reproduktor připojen nebo ne. Také na druhu pořadu záleželo: v harmonikách, trianglech a činelích se ovšem výškový reproduktor lépe uplatnil než při sólu na violoncello. Několikrát jsme však zažili poslech tak barvity, že jsme nelitovali práce a zkoušek. Zejména když jsme jej mohli zkoušet na pořadu vysílaném s kmitočtovou modulací, kde aspoň hlášení mělo vždy dostatek výšek.

Výškový reproduktor má ovšem také stinné stránky, třeba ne vlastní vinou. Reprodukuje poruchy, vzniklé na př. při vypnutí blízkého spinače, a to tak brilantně, jako když přímo slyšíte silnou elektrickou jiskru: krátké, úsečné a ostře, zatím co v běžném reproduktoru zazní dlouze, někdy rozbušlaně a vždycky poměrně hluboko. To je výkupné, které platíme za zdokonalený přednes. Nemí však třeba, aby se jím dal odražit kdokoli, kdo nebydlí zrovna u nějaké diathermické aparatury nebo podobného výkonného zdroje poruch. Ovšemže se výškový reproduktor uplatní jen tam, kde vysoké tóny signálů skutečně jsou, t. j. u jakostního poslechu rozhlasu a desek, a pak je zisk podstatný.

0,01 wattu pro žhavení

Nové miniaturní elektronky Mullard DF66 a DL 66 mají žhavici proud 15 mA, první z nich při napětí 0,63 V, druhá 1,25 V, t. j. žhavici příkon 0,0095, resp. 0,0187 W. Proti předchozím vzorům se žhavicím proudem 25 mA mají při napětí 22,5 voltu na anodách a stínících mřížkách (proti 30 a 45 V u starších) strmost a výkon asi poloviční. Úprava je podobná jako u amerických elektronek proximity, totiž plochá skleněná baňka s objemem 1,4 cm³, délka 28 mm. (Das Elektron, 1/1950, str. 6.)

Přijimač s věrným přednesem

Popis třístupňového přístroje s přímým zesílením pro věrný přednes pořadů blízkých vysílačů se zvláštním ohledem na reprodukci výšek, účelné uspořádání pro poslech, využití místa, jednoduchost a malý náklad.


Není snad přístroje, o němž by původce neuváděl, že má věrný přednes, i když tu chválu rozdělí příslušecem „poměrně“ u zvlášť malých a levných konstrukcí. V návodu, který následuje, setká se čtenář s přijimačem, ve kterém bylo v zájmu přednesu podřízeno skoro všecko, co má na něj vliv. V některých směrech jde o realaci podnětu, obsažených v úvodním článku letoš. 2. č. t. 1. Je to zejména celková konstrukce: přístroj s reproduktorem je montován na desce, která vyplňuje horní kout v místnosti a tvoří s ním ozvučný prostor rozměrnější než obvykle, vybavený bass-reflexovou úpravou (dole pod poličkou na přijimač zbyvá otvor). Stěny místnosti rozšířují odraznou plochu okolo reproduktoru; ten je zamířen směrem úhlopříčně místnosti a směřuje dolů, k posluchačům, kde v cestě vysokých tónů stojí méně překážek než při obvyklém umístění nízko nad zemí. Aby bylo dosáhnout na přístroj, nesmí být ovšem místnost příliš vysoká; asi jako se staví v moderních domech.

První oběť, přinesená bohatosti přednesu, je selektivnost. Přístroj má tři laděné obvody, z nichž dva tvoří pásmový filtr, ale propustná šíře je na polovici pořadnicí výsledné rezonanční křivky přes 20 kc/s, takže ještě tóny 10 kc procházejí ladícími obvody nezeslabeny. Přístroj se tedy nehodí pro dálkový poslech, kde je selektivnost nezbytná, nemají-li se pořady vlnově sousedních vysílačů mítchat. Proto jsme také stavěli přímo zesilující přístroj s jediným stupněm v řezu zesílení, bez zpětné vazby, s obsluhou podobnou jako u superhetu, ale s vlastnostmi do cela jinými. I ve dne, a zvlášť za soumraku snadno zachytíme řadu vysílačů několik set kilometrů vzdálených, ale přístroj je určen k příjmu jen t. zv. místních vysílačů, do vzdálosti 100 km. Mnohemu připadne, že je to málo. Uvážíme však, jak značný podíl v posluchačové programu má místní stanice a jak málo se pro běžný poslech využívá extrémního dosahu, jehož možnost je u běžných přístrojů obětována podstatná, pro citlivý sluch snad nejcennější část vysokých tónů, pak už není ztráta tolik nápadná, zejména když posluchač má ještě přijimač obvyklý. Za příznivých okolností, kdy je na pořadu hodnotná hudba, přenášená přímo anebo z jakostního záznamu, ale i při poslechu řeči je přednes popisovaného přístroje tak příjemný a bohatý, že to plně nahradí omezení dosahu.

Zapojení není bez zajímavých prvků. Vstupní ladící obvod L_1 , $2 + C_1$

Rozložení součástí na horní straně kostry. — Výhodných vlastností v řezu obvodu není možné dosáhnout jediným obvodem, protože při dostatečné šíři pásmá nevyhovuje selektivnost a místní vysílače se vzájemně ruší. — V řezu zpětné vazby by zvětšila citlivost, ale zneplatnila by získání dostatečně širokých a stálých rezonančních křivek.

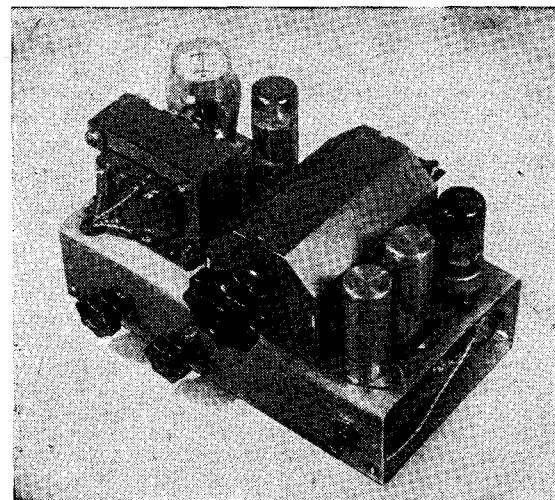
Vlevo: náčrt upveřejnění přístroje do horního rohu místnosti.



je utlumen poměrně těsnou vazbou s antenou, která je mírně vyrovnaná způsobem podle E 3/1949 str. 56 a 105, ale kondenzátor 30 nF je tu hlavně proto, aby doplnil C_1 na stejnou hodnotu, jakou vnučuje stejně velký vazební kondenzátor v následujícím pásmovém filtru kondenzátorem C_2 , 3. První elektronka je hexodová část ECH21, vázaná zase poměrně těsně s prvním obvodem následujícího pásmového filtru. Na první pohled se zdá, že hexoda nemá klidové předpětí, ale jednak dostává stálé malé předpětí z obvodu automatiky, i když by přístroj nebyl vyladen na signál, což se stává jenom výjimečně, jednak má veliký odpor v mřížkovém obvodu, na němž mřížkovým proudem vznikne takový doplněk, že hexoda, chráněná ještě značným odporem v obvodu stínící mřížky, nemá ani bez signálu nadměrnou anodovou ztrátu.


Pásmový filtr, laděný druhou a třetí částí ladícího triálu, se skládá z cívek L_4 a L_5 , dolaďovaných železovými

jádry a trimry, aby bylo lze dosáhnout dobrého souběhu. Jeho podmírkou je také dobrý souhlas ladících kondenzátorů v celém rozsahu; k ověření a opravě se hodí můstek podle E 3/1950, str. 66. — Vazba části pásmového filtru je dvojí: při uzavřeném ladícím kondenzátoru se hlavně uplatňuje proudová vazba kondenzátorem 30 nF, který je ve společné části ladících obvodů, při otevřených C_2 , C_3 zase působí více vazba přes trimr T_4 , a výsledkem je poměrně stálá šíře rezonanční křivky, jak to dokládají oscilogramy. První obvod je mírně utlumen obvodem automatiky, pro nějž je využita jedna z diod EBL21; samočinné řízení citlivosti působí na první elektronku a využívá přílišné rozdíly v hlasitosti při podstatně různých příjemových podmírkách signálů. Na druhý ladící obvod pásmového filtru je volnější vazána demodulace; není připojena přímo na L_6 , jako u mf filtru v superhetu, protože bychom obvod příliš zatížili, když chceme mít regulátor hlasit-

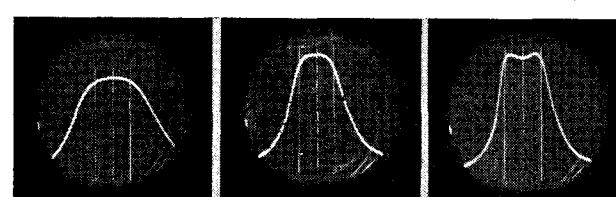


Oscilogramy výsledných rezonančních křivek všech tří obvodů při 1400, 1000 a 600 kc/s. Bílé přímky udávají 10 kc.

Dole schema s hodnotami součástek.

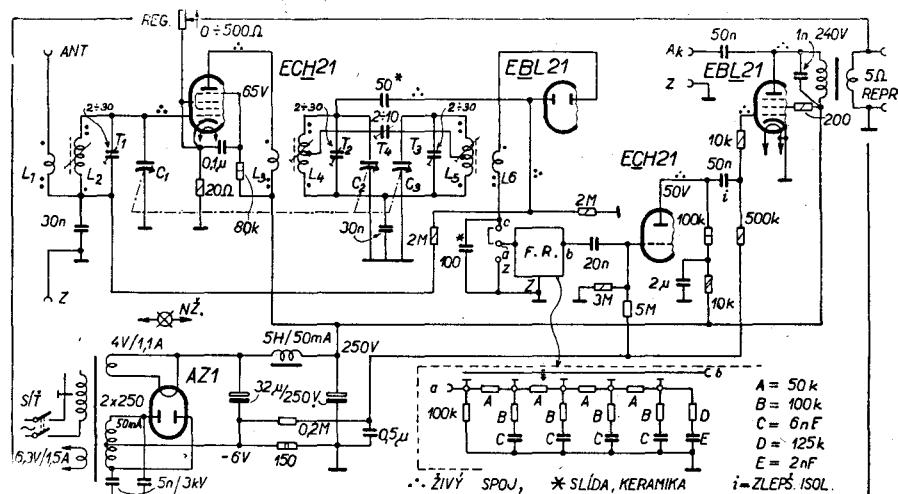

tosti s poměrně malým vstupním odporem $100\text{ k}\Omega$ (opět ohled na přenos výšek). Za těch podmínek jsou oba ládící obvody pásmového filtru tlumeny poměrně málo, a oba přiblžně stejně.


Následující tónová část přístroje se vyznačuje skoro průzračnou jednoduchostí, a má pro daný účel vyhovující vlastnosti. Fysiologický regulátor, tentokrát stupňový, z běžných součástí, jsme vychádzili členářům — a jistě právem — v letošním 1. čísle. Stupně asi 6 dB jsou sice na pohled značné, ale přepínání připoslechu neruší, pokud ovšem nechrástí přepinač. — Obyčejný odpovědové významy zpracuje bez zeslabení kmitočty od 30 do 10 000 c/s, dává v celém rozsahu nejméně 1 watt, a má jednoduchou, velmi výhodnou zápornou zpětnou vazbu ze sekundáru transformátoru až po vstup na části. Na pohled na ní není nic zvláštního, krom toho, že je řiditelná; nemá ani tónovou korekci pro zdůraznění hloubek. Tu zde také nepotřebujeme, stačí fysiologický regulátor. Vazba je však neobyčejně stabilní, takže i když reostat 500 Ω vytocíme na nulu a zavedeme tím zpětnou vazbu s činitelem rovným převodu výst. transformátoru, t. j. 1/35 přes dva stupně se ziskem zhruba 1000, je přístroj naprostě stabilní, nejvíce sklon k pískání třeba neslyší e'lenemu. Při tom je zmenšení zisku podle známých vzorců $1 + 1000/35 = 30$ násobné a výstupní odpor rovněž asi 1/30 z původních $R_a \parallel R_i = 7 \parallel 50 \text{ k}\Omega$. Tak máme zesilovač, který snese zmenšení výstupního odporu na pouhých $6150 \cdot 30 = 1845 \Omega$. Plněho zmenšení ovšem využijeme jenom když budeme chtít velmi tičký přednes, ale mezi tím a nejménší zpětnou vazbou, která zeslabyuje jenom asi 1,75krát, bude přístroj běžně pracovat; i při nejmenší zpětné vazbě je vnitřní odpor koncové elektronky zmenšen na 7 $\text{k}\Omega$, takže i zde je resonance kmitačky reproduktoru tlumena, a tím zajištěn správný přednes prudkých změn hlasitosti, či jak říkáme, přechodových zjevů.

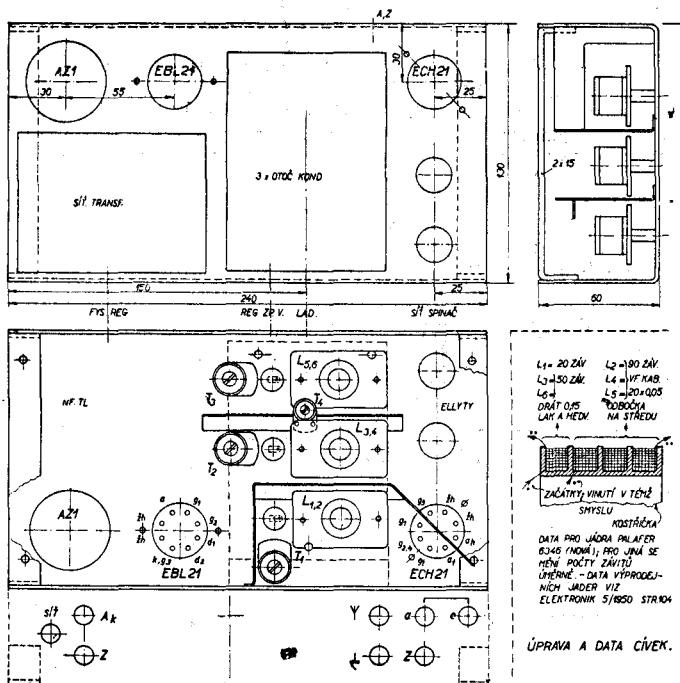


Snímky a výkres kostry ukazují, jak jsme přístroj postavili. Svěřme se, že po zkušenostech první stavby shledáváme účelným zmenšit ještě více půdorys přístroje jeho rozvinutím do dvou etáž, tak aby deska pro reproduktor mohla vyjít o něco užší. Její šíři totiž určuje hlavně ohled na to, aby se přijímač vešel do trojúhelníku, který vytvoří se zdmi místnosti.

Je důležité účelně rozdělit ladici obvody tak, aby anodový nemohl působit zpětnou vazbu do mřížkového, a je tu, jak vidíme ze snímku a výkresu kostry, poněkud složitější soustava stínících plechů, která také odděluje mřížku a anodu v objímce ECH21. Na naši kostře také nezbylo místo pro objemný výstupní transformátor (který je možné vyrobit podle návodu u superhetu v letošním čísle 1). V tom směru mohou samostatní konstruktéři přístroj zlepšit; jistě při tom zachovají účelnost připojení a rozdělení částí ladicího obvodu. Je to zde choulostivější a obtížnější než u superhetu, kde nemáme otočný ladící kondensátor, a jakost přednesu na tom, ku podivu, také závisí. Zato ostatní věci nejsou choulostivé, jen spoje značené ve schematu třemi tečkami, hledme mít krátké, zastiňné blízkostí kostry nebo zemního vodiče, anebo stínící trubkou.

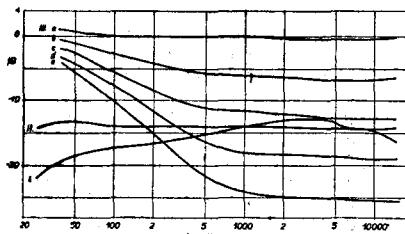Několik vět o cívkách. Použijeme železových jader, aby bylo snadné cívky doladit; jinak potřebujeme jen střední jakost obvodů (Q mezi 100–150), protože nastavujeme pásmo poměrně široké. Je důležité, aby vazební vinutí L_1 , L_3 , L_6



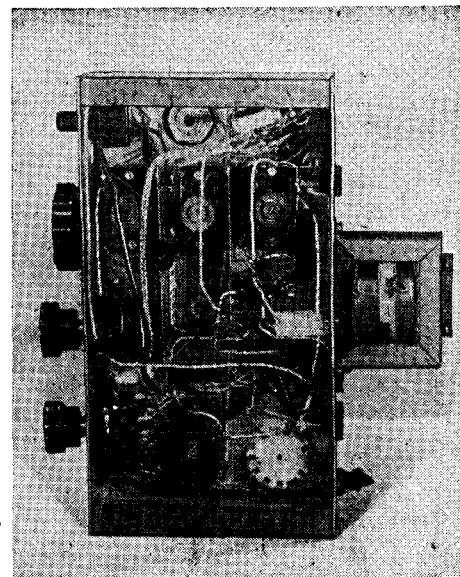Nahore kmitočtová charakteristika: I — koncový stupeň bez zpětné vazby, II — celá nf část se zp. vazbou (útlum 0,2), III a. až e.: jednotlivé polohy stupňového fysiologického regulátoru. Přepínání stupňů je při poslechu sotva pozorovatelné. Úprava kostry a data cívek. Kostra může být pozměněna podle prostoru za desku.




Vnitřek kostry. Nahoře cívky ladících obvodů, dole nf a síťová část, výstupní transformátor na boku kostry. Vlevo shora: síťový spinač, ladění, regulátor zpětné vazby, fysiolog. regulátor.


byla u studených konců ladících vinutí tak, aby vazba byla jen induktivní a nebyla komplikována kapacitou. U L1 je ještě důležitý vzájemný smysl vinutí; jsou-li všechna vinuti navinuta v témže smyslu a použijeme-li pro živé póly ladících obvodů konce příslušných vinutí, bude s antenou spojen zároveň i k vinutí L1. Je to vyznačeno tečkami (začátek) a dvojtečkami (konec) ve schématu a u náčrtku cívek. — Jinak je možné použít i jiných jader než udaných, na př. šroubkových M7/12. Počty závitů všech vinutí se přitom změní úměrně. Víme-li na př. z jiných návodů, že pro zmíněný šroubek M7/12 a křížové vinutí o šířce 6 mm na trubce prům. 10 mm je pro ladící cívku zapotřebí 120 záv., t. j. o třetinu více než je 90 v návodě, budou také ostatní vinutí o třetinu větší. — Pro nejběžnější jádra z výrodeje najde zájemce data k výpočtu v Elektroniku, č. 5/1949, str. 104. Induktivnost L2, 4, 5 je 180 μ H.

Uvádění do chodu má jako nejdůležitější práci využování obvodu, a to je poměrně snadné pro toho, kdo má kmitočtový modulátor a osciloskop. Jinak postupujeme obvyklým způsobem: po vyzkoušení tónové části, které je snadné a záleží jen v kontrole napětí, doladíme podle pomocného vysílače a výstupního voltmetu* nejprve zhruba všechny obvody na žádaný rozsah 515 až 1600 kc/s. Potom utlumíme cívku L_4 paralelním připojením odporu 30 k Ω , a doladíme na maximum výstupního výkonu obvod s L_2 a L_5 . Sladovací body 600 a 1400 kc/s vyznačíme na prozatímní stupnici lad. kondensátoru. Při 600 kc doladujeme šroubký jader, při 1400 triómy T_1 a T_3 . Pak přemístíme tlumicí odpor z L_4 na L_5 a doladíme teď už jenom L_4 a T_2 , zase na maximum. Výstupní výkon můžeme měřit střídavým votmetrem s rozsahem pokud lze malým, nejlépe do

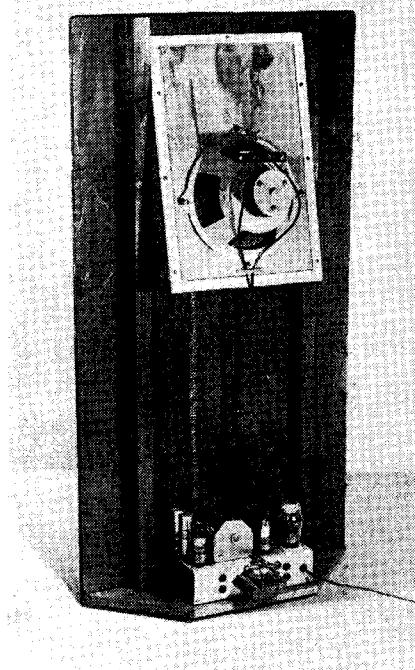* K této práci lze použít návodu na vyvažování superhetu v RA č. 3/1947, str. 60




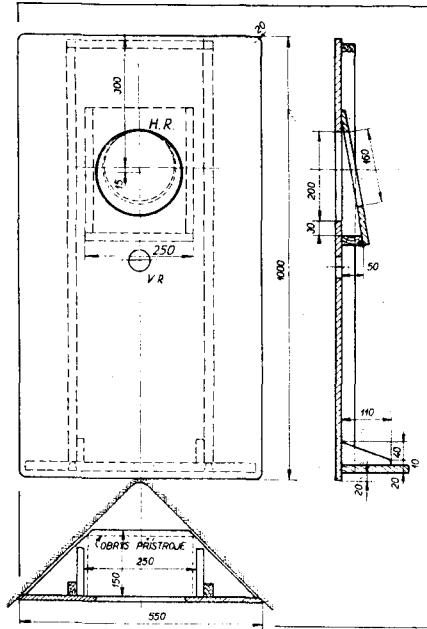Snímek a výkres ozvučné desky k upevnění do horního rohu místnosti.



3 voltů na sekundáru výstupního transformátoru. fys. regulátor napětí, reg. zpětné vazby asi na polovici. Trimr T4 nastavíme asi na 5 pF a pokusíme se změřit průběh resonanční křivky tak, že p.v., připojený na antenovou zdírku, rozladajeme asi po 20 kc, a měříme výstupní výkon. Výchylky výstupního voltmetu nahnáme do diagramu, na vodorovné ose kmitočtové stupňové, na svislé údaje voltmetu. Měříme při kmitočtech 600, 1000 a 1400 kc/s. Hledáme dostat souměrné, přibližně stejně široké křivky, podobné těm, které jsou na reprodukovaných oscilogramech.

Ukázka provedení. Veliký knoflík se stupnicí točí během potenciometru P. Přepinač vlevo dole volí jeden ze tří rozsahů (k), přepinač uprostřed vyřazuje časový spinač při zaostrování a dlouhých expozicích (PS). Vpravo dole je tlačítko T. Nahoře v otvorech hřídeliky k nastavení reostatů R1, R2, R3; nad tlačítkem je Rp. Na snímku je vidět také lineární stupnice expozičních dob, souhlasná pro všechny rozsahy.

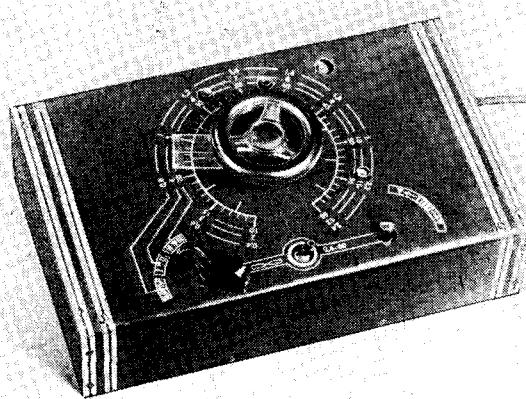

ČASOVÝ SPINAČ BEZ ELEKTRONEK


Casovým spinačem jmenujeme zařízení, které s větší nebo menší přesností vymezí žádaný časový úsek pro daný účel. Nejběžnější použití je při zvětšování nebo koprování snímků, kde od přístroje žádáme nastavitelnost času v mezičasí asi jedné vteřiny do jedné minuty. Čtenáři t. l. znají takové elektronické přístroje ze dvou článků: *Elektronický časový spinač*, N. Phelp a F. Tappenen, č. 3/1947, st. 66, a dále *Elektronkový časový spinač* v č. 9/1947, str. 255. Následující popis je pro přístroj, jenž nepotřebuje elektronky, nepočítáme-li selenový usměrňovač nebo stabilizační vícenásobnou výbojkou. Je také výkonné a poměrně prostý. I když v tom ani onom oboru nevyniká nijak mimořádně nad uvedené předchůdcem, přece snad zaujmě zájemce možností řídit expoziční časy plynné lineárně a dostí přesně od zlomku vteřiny do jedné minuty. Místo vícenásobné doutnavky STV 280/40 je možné také použít dvou doutnavek samostatných, jednu s pracovním napětím 150 V jako stabilisátor, druhou s zápalným napětím pokud lze pod 100 V, jako výbíjecí. Změny hodnot musí v takovém případě zájemce zjistit pokusem.

Přístroj na snímcích má zpředu velkou stupnice s trojím dělením: 0,4 až 2,4; 2,0 až 12 vteřin; 10 až 60 vteřin, jejichž délky probíhají souhlasně. Přepinačem k nastavíme žádaný rozsah, v němž řídíme

čas plynule a lineárně potenciometrem P . Přepínač PS dovoluje buď mít zvětšovací přístroj trvale rozsvícen, na př. při vkládání negativu, pro zaostrování nebo abnormálně dlouhé exponice, to je PS v poloze ∞ . V poloze E žárovka zvětšovacího přístroje zhasne. Stiskneme-li tlačítko T , tu přesně při jeho uvolnění se žárovka rozsvítí a zhasne po nastaveném čase.

K pochopení činnosti sledujeme zapojení přístroje. Zhášení a rozsvěcení žárovky obstarává elektromagneticky řízený spinač *kl* tak upravený, že se jeho stav střídá po každé, když cívka jeho elektromagnetu dostane proud. Vysvětluje to detail vpravo od schématu: mezi dvěma pružnými dotyky *p1*, *p2*, z nichž jeden je zahnut, takže tvorí stupeň, je hranolek z isolantu. Jeho jedna strana je pokryta plíškem, přesahujícím na přilehlé strany (vyznačeno zesílením obrysů). Když elektromagnet dostane proud, vytáhne svou kotvu přes odpor péra a vytáhne hranolek z pružin. Když proud přestane elektromagnetem protékat, tlačí péro hranolku zpět, ten však levou dolní hranou „zakopne“ o stupeň na *p1*, a pootočí se o 90°. Tím z nakreslené polohy, kdy byla péra oddělena, přejde do postavení, kdy péra *p1*, *p2* jsou spojena plíškem na hranolku. V následujícím pochodu se péra opět rozpojí, pak opět spojí, atd.

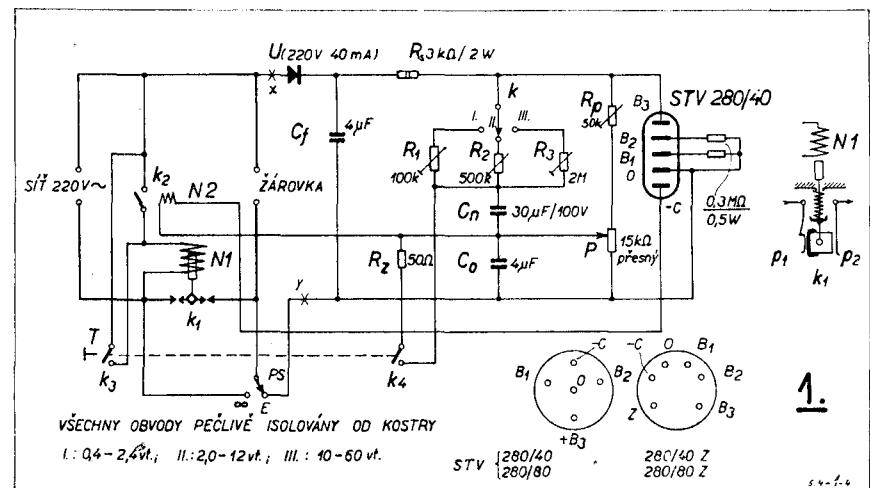Tento spinač je v obvodu sítě-žárovka, a přes něj je také napojen vlastní časový



spinač. Na počátku je spinač $k1$ rozpojen, žárovka je zhasnuta a přístroj sám nedostává proud. Stiskneme-li tlačítko T , užavřeme dotyk $k3$, magnet $N1$ spinače $k1$ dostane proud, vtáhne kotvu, ale *seprone teprve, když pustíme tlačítko T*. Je zbytečné a mohlo by způsobit spálení magnetu $N1$, kdybychom je drželi stisknutou zbytečně dlouho; magnet je vyměněn na krátkou funkci. Po sepnutí spinače začne předeším svítit žárovka zvětšovacího přístroje, současně přes selenový usměrňovač U a srážecí odporník R_s dostane proud stabilizační část STV 280/40, totiž $B3-O$, a vznikne na ní napětí 210 V. Stisknutí tlačítka T způsobí současně vypnutí kondenzátoru C_n přes dotyk $k4$ a omezovací odporník R_p ; nyní se tento kondenzátor začne nabíjet přes některý z nastavitelných odporníků R_1, R_2, R_3 , a napětí na něm podle velikosti odporu rychleji nebo pomaleji stoupá podle křivky na obrázku 2.


Druhý pól kondenzátoru C_n je napojen na kondenzátor C_o , který je nabíjen na jisté napětí z děliče, vytvořeného reostatem R_p a potenciometrem P . Napětí na C_o může být měněno potenciometrem P od nuly až do jistého maxima. Když pak součet napětí C_o a napětí na C_n dosáhne zápalné hodnoty výbojkové dráhy $-C_O$, zapálí tato dráha, vybije C_n přes vinutí citlivého relé $N2$ a způsobí krátké sepnutí jeho dotyku $k2$. Tím opět dostane proud elektromagnet spinače $N1$, způsobí další pootočení spínacího dotyku, který tentokrát síťový obvod přeruší, žárovka ve zvětšovacím přístroji zhasne. Také časový spinač tím ztrácí napětí a je připraven pro další expozici.

Rizeni času. Kondenzátor C_n , nabíjený přes odporník, má napětí rostoucí podle exponenciální křivky, obrazec 2. Protože se nabíjí asi na třetinu plného napětí na dráze $B3-O$, lze pokládat příslušnou exponenciálku za přímku. Doba, za kterou nabíjí na C_n dosáhne zápalné hodnoty dráhy $-C_O$, závisí při stálém napětí $B3-O$ nepřímo úměrně na velikosti použitého odporníku R_1, R_2, R_3 , na kapacitě C_n a na napětí C_o . C_n je stálé, velikostí R_1, R_2, R_3 volíme rozsah, a plynule, s prakticky lineárním průběhem jej řídíme změnou napětí C_o potenciometrem P . Ten také může být přesný, pokud lze drátový, aby měl reprodukovatelné nastavení.

Když si ověříme, že přístroj v podstatě správně pracuje, což je otázkou souhry relé $N1$, spinače $N2$ a napětí na obvodech, přepneme na nejdélší rozsah III, t. j. přepinač k na odporník R_3 . P vytocíme směrem k dolnímu konci (doprava), a nastavíme R_3 tak, aby zapnutí trvalo přesně minutu. Poté vytocíme běžec P doleva, k nejkratším časům, a zde nastavíme reostat R_p tak, aby vyšla expozice 10 vteřin. Tím je nastaven nejdélší rozsah, a řízení zbylých dvou, k němuž postačí změny odporníků R_1 a R_2 , nebudou mít na něj vliv. Přepneme na rozsah II, P vytocíme na nejdélším dobám (doprava), a nastavíme R_2 tak, aby expozice trvala 12 vteřin. Tím je nastavení skončeno a přejdeme na rozsah I, kde odporem R_1 nastavíme expozici 2,4 vteřiny. Pak stačí kontrola na několika bodech, abychom si ověřili, že stupnice má lineární průběh a že při stejném nastavení P jsou doby jednotlivých rozsahů vždy v poměru 1:5:25.

Přesnost přístroje je určena těmito vlivy: stálé ss napěti obvodu (zajištěno stabilisátorem); stálost odporníků a kapacit (u běžných součástek vyhovuje); malé zpoždění a pravidelný chod relé a spinače. Nejsou to podmínky docela snad-

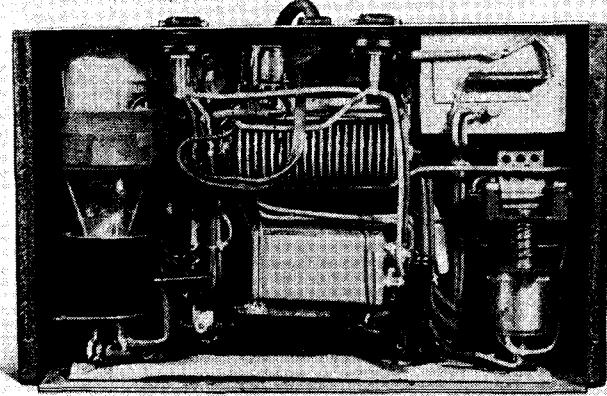Vnitřek časového spinače.
Vlevo stabilisovaná výbojka STV 280/40; vedle usměrňovač U; pod ním R₂, R₃; Rp; Cf, za nimi R₁, P. — Vpravo nahore C_n (30 μF) pod ním spinač N1, k1. Nad usměrňovačem, vlevo od síťové šňůry, je citlivé relé N1, k2; pod ním zcela dole je tlačítko T.




né, ale jejich splnění je možné s přijatelnými náklady, stačí-li přesnost asi 5 %.

Při síti 120 V st by usměrněné napětí nestačilo pro stabilizační kaskádu $B3-O$, proto mezi body X-Y ve schematu přijde malý autotransformátor 120/220 V, takže na Y bude 0, na X směrem k síti 120 V, směrem k usměrňovači 220 V. Při síti stejnosměrné by jednak bylo nutno se spokojit se stabilisací napětí jen dvěma drahami STV 280/40, a to $B2-O$, jednak spinač $k1$ by musel být zabezpečen proti vzniku oblouku mžikovou činností. Takovou úpravu popisováný přístroj nemá.

Ze součástek jsou méně běžné: spinač $N1, k1$, který se dá sestavit z výprodejního elektromagnetu a z vlastní spinaci konstrukce, naznačené detailem ve schematu a obrázkem vnitřku. Dále je tu citlivé relé $N2$ s dotykem $k2$, které v popsaném přístroji také pochází z výprodeje, a musí být tak nastaveno, aby vypnout kondenzátoru C_n přes dráhu $-C_O$ stačilo dát dostatečně dlouhou dobu dotyku pérům $k2$. Kondenzátor C_n , 30 μF, se rovněž vyskytoval ve výprodeji pro napětí 160 V a s rozměry zcela civilními, 45×50×58 mm. Musí být papírový, a v nouzí by jej zastala baterie kapacit 4 μF z metalisovaného papíru. Usměrňovač U není plně využit, ale větší proud, na který je vyměřen, dává na filtračním kondenzátoru C_f dostatečné napětí pro činnost stabilisátora. Zkušený pracovník, jemuž jedině můžeme stavbu doporučit, dokáže snadno sladit činnost i při součástkách odchylných hodnot.

Jiří Nessel.

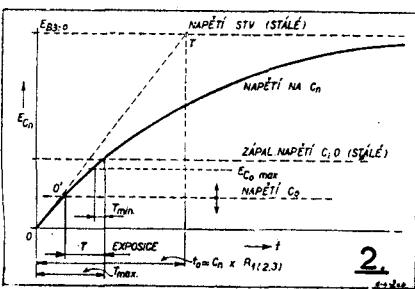
Rízení expozice: zhruba změnou časové konstanty z změny odporníků R_1, R_2, R_3 , jemně přepínáním napětí C_o , exponenciálu, podle níž při zapnutí roste napětí na C_n , je možné v počáteční části pokládat za přímku o sklonu jen málo menším než přímka OT.



PILOVÉ KMITY

ze stabilisátora

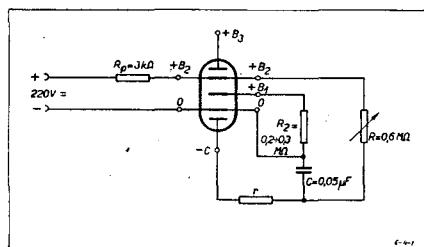Zajímavé využití vícestupňového stabilisátora, na př. STV 280/40, který je u nás znám z výprodeje, obsahuje pojednání Stabilisátory Stromquellen, K. Fráňa. Podstatu ukazuje schema. Ze zdroje dobře vyfiltrovaného napětí nejméně 220 V napájíme přes obvyklý odporník R_p dvě dráhy stabilisátoru, které vytvoří využití



nané napětí asi 140 V (obvod R_p ; + B_2). Elektroda $B1$ dostává napětí přes odporník 0,2 až 0,3 MΩ, aby správně hořela. Stabilisované napětí nabíjí kondenzátor C přes regulovatelný odporník R , kterým jemně řídíme kmitočet. Když napětí na C dosáhlo hodnoty zápalného napětí dráhy $-C_O$, vybije se kondenzátor prakticky okamžitě přes odporník r , který omezuje proud asi na 0,1 A, a zminěnou dráhu až pod napětí, při němž dráha hoří. Poté se kondenzátor znova nabíjí, a pochod se opakuje. Na kondenzátoru C přitom vzniká pilové napětí velmi blízké lineárnímu,* s amplitudou rovnou rozdílu zápalného a pracovního napětí dráhy, t. j. rádově 10 V.* K použití na osciloskopu je zapotřebí zesílení asi 10krát,* které zastane pro menší kmitočty běžná vf pentoda s anodovým odporem pracovním asi 50 kΩ, napojená přes takový dělič, aby její řídící mřížka nebyla přetížena. Odpor r volíme asi 20krát menší* než nejmenší hodnota R , při níž zařízení ještě kmitá, prakticky ne pod 100 Ω, aby proudové tepy výbojkou nebyly přílišné.

Rudolf Balek.

* Tato data v příspěvku neuvedená, doplnil redaktor podle vlastního úsudku; nebyla ověřena.

O nerovnosti gramofonových desek a jak ji předejít

Hudba mechanicky reprodukovaná, mechanická hudba a hudba s desek, ze všech této pojmu k nám mluví nejen sdělení, ale i upozorňující nápočed, jak si počinat, aby tento druh hudební reprodukce zůstával hudbou. Prvým předpokladem toho je, aby mechanický pomůcky, jichž k této reprodukci zapotřebí, byly v dobrém stavu. Většina odpůrců reprodukované hudby se od počátku rekrutovala z řad těch, kdož měli to neštěstí, že poslouchali reprodukovanou hudbu na přístrojích, které nebyly mechanicky v pořádku. Ponecháme dnes stranou požadavky, jež jsou kladený na zesilovač, pomineme všechny nectnosti motorů a motorků, nebudeme vám vykládat nic o dobrých a špatných vlastnostech různých přenosků, a povídáme si úmyslně jen jednoho problému, který musí zajímat každého gramofila: zdravotního stavu jeho diskoték. Je to nakonec především deska, na které nejvíce záleží; kdyby ji nebylo, nemohli bychom vlastně mluvit o mechanicky reprodukované hudbě.

Není snad potřeba vykládat, že gramofonová deska nemá být nakrápála, že nemá být poškrábaná, že nemá být poškozená ani na svém okraji, čili že jehla má být vždy vstavena již do první drážky, že nemá být rozebrána prachem, což opět znamená, že před přehráním a po přehrání má být lehce očistěna, a že má být rádně uschována v obalech atd. Chceme dnes důrazně upozornit na jinou věc: deska má být naopak rovná.

Proč rovná? Máte-li několik nerovných desek a přehráteli je častěji, přijdete na to po krátké době sami. Nerovná deska má daleko menší odolnost než její šťastnější družky. Optebrovává se daleko rychleji a kvalita jejího zvuku značně trpí. Při reprodukci se sykot pravidelně při každé obrátku střupuje a po krátkém čase je přímo slyšet kolísavé „dýchání“ přenosky se setravností málo příjemnou. Na této osudných místech přenoska rye do drážek hlouběji a postupně je deformuje. Normálními přenoskami, ve kterých se jehly vyměňují, je alespoň možno nerovnou desku jistou mez, přenoska neprodukuje vůbec, začne po desce klouzat nebo dokonce poskakovat a může desku zle poškrábat nebo zničit téměř nečekanými nárazy v safirový hrot. Ale nerovná deska může gramofila často přivést i k mylným závěrům a zbytečným stížnostem na jiné součástky jeho reprodukčního zařízení, když na motorek. Některé nerovné desky se prohnou ke krajům, t. j. mají střed polohou níže než obruba. Uvádíme úmyslně tento případ a nikoli opačný, protože je pro reprodukci nebezpečnější. Deska totiž má přilehat k plstné, najisto neuhlazené, podložce podle možnosti celou svou plochou, aby pevně seděla a vůbec neklouzala. Sedí-li pouze na okraji a má vyzdvížen

střed, je to již nedostatek, ale je to menší zlo, než drží-li se jen na malé ploše svého středu. Pak se totiž obvykle v těch chvílích, kdy jehla je nucena překonávat výraznější zápis v drážce, deska snadno potočí a tu najednou ze zesilovače slyšete falešný tón, někdy zřetelnější, někdy méně, a to se může během skladby několikrát opakovat. Ze to není motorek, který vypovídá službu, poznáte snadno na stroboskopu na okraji talíře, a že to není v nahráni, víte z těch lepších časů, kdy vaše deska byla ještě v pořádku. Dá se tomu sice odporučit, že na okraj desky před reprodukcí si položíte dva nebo tři proužky papíru, abyste klouzání odstranili, ale tyto jednoduché technické zásahy mají být pro každého gramofila zbytečným hřichem, kterého je žádoucno v zájmu vlastní reputace před ostatními diskofily se uvarovat.

Jak však dosáhnout toho, aby desky v naší diskotéce si zachovaly svou žádoucí podobu? Dbejte především toho, abyste si takové desky přinášeli již z obchodu. Stejně jako prohlížíte desku, není-li náhodou poškozena nebo nemá-li kaz (v takovém případě by se dostala do prodeje jen přehlédnutím), přesvědčte se při přehrávání na otáčecím talíři, zda deska dobré sedí a zda nehází. Pravda je taková, že ovšem skoro všechny desky přinesete z obchodu v pořádku a že deformací proces počíná teprve ve vašem bytě buď vlivy tepla nebo nesprávným uskladněním desek.

O zhoubném účinku přílišného tepla nebo slunečního světla na desky se není potřeba šířit. Nechte desku, kterou chcete zničit, ležet nějakou hodinu na slunci a pak se pokuste ji přehrát. Postavte si svou diskotéku někam ke kamennu a po nepříliš dlouhém čase budete přímo ohromeni, jak se vám desky zdeformovaly.

Ale desky se zprohýbají často i tehdy, když jsou uloženy v místnosti s temperaturou nepříliš proměnnou a vůbec nejsou vystaveny paprskům slunečního světla.

Tím jsme se dostali k hlavní otáce, jak si desky doma uskladnit, abychom zabránilí jejich deformaci.

Jak uládat desky

Gramofilové bývají právem varováni, aby svoje desky neukládali ve vodorovné poloze. Tyto výstrahy vyplývají ze zkušenosti, že totiž vodorovná poloha nebývá vodorovná. Ukázala by to nejjíle libella. Tlakem celého sloupce narovenaných desek se potom skoro všechny stejně deformují. Kdybyste ovšem si našli ve svém bytě kus nábytku, který je opravdu ve vodorovné poloze a kdyby ve stejně poloze byl i vás přehrávací talíř, pak se nemusíte totiž způsobu úschovy svých desek bát. Nelze ovšem ani tehdy zapomínat na několik základních požadavků: desky zase nesmějí být vystaveny účinkům přílišného tepla nebo slunečním paprskům, musejí být dobré chráněny proti prachu, a proti odřením v uzavřených obalech a nemají na sobě ležet v příliš vysokých sloupcích. Uskladňujeli někdo svých devadesát desek tímto způsobem na židli s propadly sedadlem, nesmí se ovšem příliš divit nerovnosti svých desek a zvukovým sensacím

z toho vznikajícím, nebo dokonce z toho vyvzovat naprostou bezcennost mechanicky reproducované hudby.

Jiným používaným způsobem uskladnění jsou stojánky, obyčejně ze silnějších drátů s ochranným opletením, kde je svisle možno vedle sebe postavit větší počet desek. Desky jsou opřeny dole a po stranách, stojí jaksi samy svou přirozenou vahou, nedržou se o sebe a je také možno s poměrnou lehkostí s nimi manipulovat. Nejde tu naprostě o nějaký nový nápad, nýbrž o způsob, jakým byly desky ukládány v samých počátcích gramofonu. Pamatuji se nař velmi dobře ze svého dětství, kdy tyto stojánky, obyčejně na padesát desek, byly vkládány do skřínky, která se uzavírala polokruhovitě se stahující žaluzií, aby desky byly chráněny proti prachu. Pochybují totiž, že by některý vášnivější diskofil, shromažďující hodnotnou hudbu, přechovával desky bez dobře uzavřených obalů.

Většina diskofilů schraňuje svoje desky v plátených, poloplátených nebo v papírových albech. Upozorňuji hned, že na vnější výpravě a výzdobě alb mnoho nezáleží a že daleko důležitější je solidnost jejich vypracování. Alba mají svoje přednosti a výhody. Nezabírají tolik místa. Desky jsou pohromadě a je možno je řadit podle obořu a po čase podle potřeby přefraďovat. Na hřbetě každého alba lze umístit štítek s označením obsahu a na vnitřní desce si zapsat všechny potřebné diskografické údaje. To všechno je velmi krásné, ale... Neboť i tady přijde důrazně ale, a to několikanásobně osudné.

Velká příležitost

Pražská koncertní sezóna měla po přestávce mnoha let zase sváecí dny: siyšeli jsme v peti večerech cyklus téměř všech Beethovenových kvartet v mistrovském pořádání Pražského kvarteta a mohli jsme si s radostí na reprodukci těchto jedinečných děl kvartetní literatury ověřit výši soudobého českého reprodukčního umění. Bylo by věru škoda, kdyby po dozrání tohoto cyklu zůstaly po něm jen vzpomínky v myslích účastníků a časopiseckých recenzí. Trvá to pravidelně celá léta, než k takovému scibornému provedení u nás dojde, a Pražské kvarteto je právě nyní na vrchole svých uměleckých sil a hráje v nádherné evukové vyrovnanosti, slohově čistotě a komorním využíváním. Bylo by jenom na prospěch československého hudebního života a také na díkůvce nepomíjející výše našeho kvartetního umění, kdyby Beethoven v českém tiumočení mistrů Šroubka, Bergra, Černého a Simandla byl trvale zachován na gramofonových deskách. Doslechl jsme se již v koncertní síni, že naše gramofonové závody na to pomýšlejí. Pokud je nám z našich seznamů známo, mají doposud ve svých archivech matrice dvou Beethovenových kvartet, a to op. 18, č. 1 a op. 131 cis-moll, oboje v pořádání Calvetova kvarteta. Chybí nám tedy k úplnosti patnáct dalších kvartet, většinou právě nejvýmluvnější a nejhledanější Beethoven. Čím větší bude počet těchto nahrání, tím lépe pro širokou obec našich diskofilů i našich hudebních učilišť. Z pořádání Pražského kvarteta je totiž možno nejen mít vrcholný umělecký pořízek, ale lze se na něm učit, co je kvartetní hra ve svém vrcholném projevu a jak vlastně hrát Beethovena. Kdybychom měli v československém archivu celý soubor beethovenovských kvartet v podání tohoto sdržení, můžeme s kvalitním jeho nahráním směle jít do prvotřídní světové soutěže a jistě i do mezinárodního obchodu.

V. F.

Především: Přechováváte-li svoje desky v albech, mějte je uloženy vždycky jako knihy v knihovně, t. j. ve svislém směru. Kladete-li je na sebe vodorovně, najisto deformujete své desky.

Za druhé: Dbejte toho, aby se alba dobré otvírala. Nejdte to často bez překážek, zejména u alb s větším počtem desek. Budete-li totiž v špatně zhotoveném albu neopatrně desky na jednu stranu obracet a listovat v albu jako v knize, uštípne se okraj desky nebo ji nalomíte, aniž se toho nadějete.

Za třetí: Snažte se koupit si taková alba, která se nejen dobře otvírají, ale která mají svrchní desky naprostě rovné a zhotovené z materiálu nepodléhajícímu proměnlivým vlivům atmosféry. Často můžete dát přednost dobré lepence než deskám, jež jsou sice polepeny ozdobným plátnem, které vám papír uvnitř nepřestane ohýbat. Varujte se vzezv nerovníků, protože se vám zřídka hly, kdy a to často jen za cenu zpřelámaní, podaří vnější tvrdý obal uvést do žádoucího pořádku.

Za čtvrté: Zkontrolujte si, zda šířka hřbetu je vzhledem k počtu vložených obálk na desky dostatečná a zda desky nebudou stát v albu jako pootvorený vějíř, protože potom je to ve vaši diskotéce živná půda pro pokrouceniny. Máte-li taková alba s úzkým hřbetem, raději z nich nějakou desku vyjměte, abyste ostatní zachovali v dobrém stavu.

Za páté: Obaly na jednotlivé desky v albu mají být úplně uzavřeny a desky se z nich nejpohodlněji vyjmají se strany. Starší alba mívala obaly otevřené shora a nechráněné. Při manipulaci s takovým albem desky mohly snadno vypadnout a kromě toho nebyly dostatečně chráněny proti prachu, úhlavnímu svému nepříteli.

Vidíte tedy, že těch požadavků není málo. Skutečně také zkušenost s úschovou desek v albech nejsou nejlepší a právě v nich se velký počet desek zprohýbá. Desky totiž mají neobyčejnou přizpůsobivost. Uložíte-li je do alba, které nemá rovnou vnější vazbu, můžete být jisti, že po nedlouhém čase první deska a dvouzáta deska se věrně přizpůsobi svému příležitěmu obalu a někdy se vám tím nakazí i deska druhá a desátá. Máte-li v albu pouze skladbu o čtyřech deskách a vazba není v pořádku (a právě tato menší alba nebyvá vždy vyrobena), gratulujte si, utřepali-li pouze první a čtvrtá deska.

Proto také nás rozhalas skoro již před dvěma desetiletími uskladňoval svoje hodnotné gramofonové archivy jiným způsobem. Na zeleznoň tyč umístěnou ve vodorovné poloze, byly zavěšovány desky jednotlivě. Každá deska v dobrém obalu zvláštním zařízením, jež ji zachycovalo ve sférovém vyrutaném otvoru, byla zachycena na této tyči, čili vlastní vahou volně visela ve svislé poloze, čímž ovšem bylo zabráněno pokrouceninám. Deskami bylo přitom možno také dobře manipulovat, t. j. mohly být snadno vymýnány a zase zavěšovány. Pochybují ovšem, že by pro ohromnou většinu diskofilů tento důmyslný způsob uskladnění desek přicházel v úvahu. Zařízení samo by dnes stálo příliš mnoho peněz a kde vzít v domácnosti místo, kterého je v tomto případě potřebí tolik, aby při žádném jiném uschovávání desek.

Nás problém je: uložit největší počet desek na poměrně nejmenším místě a uložit

je bez ohony pro jejich další existenci. Snad se někdo poušmeje právě napsanému obratu: největší počet desek. Naši gramofilové však vědí, že problém: kam s toliku deskami, je skutečně často palivý. Minuly totiž doby, kdy lidé, mající gramofon, se spokojili s deseti nebo paděsáti gramofonovými deskami. Dnes je obvyklým zjevem, že hudební nadšenci, kterým reproducovaná hudba se stala jednou z hlavních radosti jejich soukromého života, mají po dvou nebo po třech letech svého sběratelství ne desítky, ale celé stovky desek. Měli jsme ze styku s mladými čtenáři této hřídky možnost se o tom minohrátku přesvědčit. Nemusím při tom ani dodávat, že se naprostou pravidelností při tom šlo o milovníky t. zv. vážné čili lépe řečeno dobré hudby. I zde odjakživa platilo heslo, jež bylo po desítiletí napsáno na koncertní budově Gewandhausu v Lipsku: „Res severa, verum gaudium“, „Z vážného obsahu pravá radost“, nebo jinak „Ze svědomitě stvořených hodnot upřímné potěšení“, čímž klasicky lapidární originál je pořád ještě nevystížen.

Osobně jsem daleko lepší zkušenosť než s alby udělal s kufříky, které pojmenu na nejmenší pláše velký počet desek a ve kterých jsou desky v obalech dobře zajištěny i proti prachu. Když je kufřík dobře zhotoven a zaplněn, nemusíte mít obavy, že by se v něm desky zohýbaly. Je to technicky nemožné. Kufřík ovšem musí být zhotoven tak, aby jeho viko do sebe pouze doléhalo, t. j. aby nepřečívalo, neboť potom kufřík můžete bezpečně postavit na vodorovnou plochu a tím desky skutečně uvést do svislé polohy. Manipulace je ovšem poněkud obtížnější, zvláště když budete chtít vyjmout nejspodnější desku, ale úspora místa vás za tuto náhamu vždycky odmění. I na kufříky si můžete nalepit štítek s přesným udáním obsahu a uvnitř je možno mit vložený nebo vlepený docela přesný seznam s potřebnými diskografickými údaji. Kufřík má ostatně i tu výhodu, že v něm desky můžete pohodlně přenáset. Původně byl také pro tento účel konstruován a teprve později gramofilové přišlo na to, že je to neobyčejně výhodný způsob pro úschovu desek.

Kufříky by byly asi dnes dosti drahé a nevím, zda právě tento druh zboží je dnes vyráběn v tom rozsahu jako dříve. Je si však možno pomocí jiným jednoduchým způsobem. Desky můžete ve svislém stavu uchovávat i v krabičích, ve kterých přichází do obchodu. Postaráte-li se o to, aby spodní stěna krabičky (je to vlastně jedna z bočních stran), na kterou jí budete stavět, byla ve vodorovné poloze, a máte-li krabičku dobrě zaplněnou a u však ještě ochráněnou dvěma nebo třemi lepenkami, jež vám často přidávají v obchodech k deskám, pak spotřebujete při úschově svých pokladů skutečně málo místa a zajistíte si desky proti pokroucení, kdyby obal krabičky byl náhodou křivý. Obyčejně to však nebývá. Je skoro zbytečno dodávat, že i na krabičce je možno nalepit štítky a dovnitř vložit listky se soupisem skladeb a umělců je reprodukujících. Shodou okolnosti je tento způsob úschovy nejen nejpraktičtější, ale také nejlevnější. Čtenáři naši hřídky snad jej proto přijmou s povděkem.

Václav Fiala

Podnět z redakční pošty

Z došlých dopisů, týkajících se gramofonové hřídky, zaujal naši redakci list panu Ladislava Burdy z Uherského Hradiště. Vyjímáme z něho několik rádek a zvláště jeho podnětný závěr: „*Hudu mám velmi rád, bohužel, sám nehraji ná žádný nástroj a jsem odkázán na poslech z rozhlasu nebo z gramofonu.*“ Po technickém výkladu, svědčíme, že desky pěhrává na opravdu kvalitním zařízení, náš čtenář nám sděluje: „*To o však není důvod, proč Vám píši, ale následující:* Známemu jsem dával do pořadu pokaženou přenosku a při té příležitosti mi dal k přehrání několik vzácných desek s našimi, dnes již nežijícími zpěváky. Tož jsem si uspořádal koncert, jaký jsem již dlouho neslyšel. Uvádím Vám jména zpěváků i názvy skladeb, zda by nešlo aspoň některé hlasu opětne nahráti. Desky jsou dobré zachované a hlasu skvělé. Jistě by se našlo dost zájemců, kteří by si takovou desku rádi koupili. Zde tedy seznam zpěváků: Fr. Pácal zpívá: Z Tých písni..., Dimitrie od Dvorcek, prince z „Rusalky“, Lukáše z „Hubičky“; Leo Slezák arii z opery „Prorok“, Otakar Mařák: Teče voda proti vodě, Hájku, hájku..., Jeníka z „Prodané“, Dalibora, Werhera, aria z „Toscy“, Mignon“, z Postilliona z Lonjumeau a j. Václav Heš Péčovou prosbu, Kecala z „Prodané“ a aria z „Vilema Tella“, Málka Bobková aria z „Hubičky“ a z „Prodané“, Růžena Maturová aria z „Prodané“ a ze „Židovky“, Karel Burian: Zdálo se mi, Proč jsi k nám nepřišel, Jako dž skoku, Emma Destinnová Gounodovo Ave Maria a aria z „Lohengrina“, Kubátková, Klánová a Pollert trio z „Hubičky“, Selma Kurzová z vídeňské opery aria z „Lakmé“ a ještě jiné zde neuváděné hlasu a snímky. V některém z Vašich článků jsem četl, že by bylo dobré zachovat hlasu našich pěvců; proto jsem Vám tento dcpis napsal. Snad by se celá věc dala nějak provést.“

Většinu z uvedených desek znám a některé dokonce velmi dobře. Jde v mnoha případech o desky slušně nahráne, nemluvě o tom, že hlas takové krásy, jako byl mladý Mařák v letech, kdy tyto desky byly nahrávány, je opravdu vzácností. O bratřech Burianech a Destinnové jsme v této hřídce psali nejednou a ke jménům Pácalovi, Slezákovi, Hešovi, Bobkové a Maturovové bylo možno ze soukromých zachovaných starých diskoték připojit nejedno další. Záleží ovšem mnoho na kvalitě desek. Zjistil jsem totiž, že desky, které na př. z repertoáru bratří Burianů, Otakara Mařáka a Emmy Destinnové byly raženy z opotřebovaných matric po prvé světové válce, nerovnaly se kvalitou a účinkem ani zdaleka starším deskám, lisovaným brzy po nahrávce z neobyčejně kvalitního materiálu. Tyto desky by se jistě promyšlenou akcí daly získat a jejich majitelé by je zapůjčili buď k přehrání nebo ke galvanisování, zvláště kdyby jim byly z nich nověnány i nové snímky nebo byly za ně nějak odškodněny. Dodatečně přikomponování nového hudebního doprovodu, na kterém nedostatky starého způsobu nahrávání jsou vždy nejvíce patrný, bych nedoporučoval. Stojí to příliš velké peníze a desky by se tím prodrážily, aniž účinek je potom úmerný technické námaze a finančním výložkám. Hlas přitom nic nezíská, naopak se z něho něco ještě setře. A milovníkům českého zpěvu a české opery jde především o to, aby i v budoucnosti mohli naslouchat hlasům těch, kdož tak skvěle reprezentovali celou epochu českého pěveckého umění.

V. F.

Přijimač s věrným přednosem

(Dokončení se str. 118.)

mech. Šířku na straně největších kmitočtů rozsahu můžeme měnit trimrem T4, zvětšováním kapacity šířka roste.

I po vyvážení jen přibližném, jaké asi dokáže průměrný domácí pracovník bez kmitočtového modulátoru, projeví se vlastnosti přístroje při poslechové zkoušce dosti nápadné. Především dává s dobrým reproduktorem (průměr 200 mm, poddajné brýle) bohaté basy, ale ne dunivé a rozmanité, které ztěžují srozumitelnost a ruší výraznost úsečné hraných pasáží v hudbě. Hlavní přenos je však ve výškách, a rozumné docela dobře i velmi subtilní rozdíly v hudebních nástrojích, řeči, akustice místnosti, ale i jakost záznamu nebo desky, která je vysílána, různou jakost přenoskem a mikrofonem z hlasatelem, a jemně změny zabarvení hlasu, které snad záleží na vzdálenosti a směru hlasatele vzhledem k mikrofonu. Zatím co z běžného přijimače znějí pořady z větší části skoro stejně, vytvoří tento přijimač celou další stupnici jakosti. Přednes je asi takový, jak si dávní posluchači představovali, že hraje krystalka ve srovnání s přijimači elektronkovými, a můžeme-li bezprostředně porovnávat běžný přednes se zdokonaleným, je rozdíl velmi nápadný. Zvláště s krystalovým reproduktorem pro vysoké tóny je výšek tolík, že do představitelné dokonalosti zbývá mnohem méně, než kolik citlivý sluch zjišťuje při běžném, dobrém přednesu.

Pouhými slovy je ovšem těžké vystihnout přenos takového zlepšení, ale práce ani nákladu není mnoho, a proto se snad o věci přesvědčí více čtenářů z vlastního vnitřního, a pomohou nám šířit zájem o hodnotný přednes.


Co značí „OKRUH M“

Skupině čs. rozhlasových stanic, Mělniku, Plzni, Budějovicům a Ostravě, které podle nového uspořádání mají společný program na téměř synchronovaném nosném kmitočtu, bylo dán označení „Československý okruh M“. Význam tohoto M vysvětluje 12. číslo týdeníku „Nás rozhlas“. Když bylo hledáno vhodné pojmenování, byl nejprve zamítнут návrh, aby k tomu bylo zvoleno jméno některého z měst; jednak by to nebylo výstižné, protože stanice jsou značně vzdáleny a jen společný pořad je v tomto ohledu sdružuje, jednak by patrně posluchači ostatních tří vysílačů byli dotčeni tím, že jejich stanice nejsou v označení zjevně uvedeny. Ane pořadové značení čísla 1, 2 atd. pro jednotlivé okruhy nebylo shledáno vhodným, protože by vedlo k pocitům diskriminace. Tak došlo na označení iniciálou M, která neznamená Mělník, jak by si snad obyvatelé vinařského kraje přál, nýbrž začátek slova modrý. A proč modrý? Protože k rozvodu modulace ke čtyřem vysílačům okruhu bude používáno modré vyznačené páru vodičů v rozhlasovém kabelu. Tak bude bez psychologických potíží vyznačena skupina stanic, a technikové aspoň nebudu mit nesnází při zapojování. Příští okruh bude označen písmenem R, které znamená rudý, což je druhá barva v rozhlasovém čtyřarátu telefonních kabelů.

Zjednodušený FYSIOLOGICKÝ REGULÁTOR

Obraz 1. Zapojení, kterým je možné získat přibližnou charakteristiku fysiologického řízení hlasitosti jediným běžným potenciometrem.

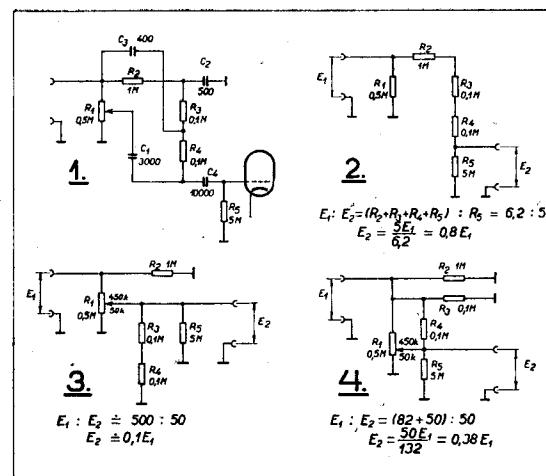Obraz 2, 3, 4. Zjednodušená schémata pro hloubky, střed a výšky. — Na diagramu 5 (dole) změřené kmitočtové charakteristiky popisovaného obvodu.



Rychlé čištění smaltovaných drátů

Očistit tenký smaltovaný drát tak, aby jej bylo možno letovat bez kyselé pasty, je poměrně obtížné a zdlouhavé. Zdá se, že problém rozrešila fa *Fidelity Chemical Products* roztokem, který uvádí na trh pod jménem X-Var. Drát se ponorí na tři vteřiny do roztoku, potom se nechá 10 vteřin na vzduchu rozpouštědlo působit, načež se prý veškerý smalt dá lehce setřít suchým kouskem vaty. Firma tvrdí, že rozpouštědlo je zcela nekorosivní a že drát je hned po otření připraven k ocínování i bez použití pasty. O složení roztoku, bohužel, zpráva nic neříká. (Electronics, leden 50, str. 194.)

Elektronický starter

Přístroj, který automaticky dá potřebné signály ke startu, kontroluje, zda start byl správně proveden a měří čas až šestí běžců současně, byl vyvinut v USA. Podstatou je několik fotonek, umístěných u startu a u cíle běžecké dráhy. Po smaknutí tlačítka zazní nejdříve po 9 vteřin zvonek, který svolá běžce na start. Potom se po dobu 2, 3 vteřin ozve bučák, který upozorní, aby se připravili ke startu. Před výstřelem vestavěné pistole kontroluje fotonku, zda žádný běžec neodstartoval dříve, stalo-li se tak, zazní siréna a start se musí opakovat. Každá jednotlivá dráha je kontrolována další fotonkou, která zaznamená v přístroji přesně dobu, kdy běžec proběhl cílem. Konstruktér zařízení odklává, že tímto způsobem urychlí a usnadní starty a vyloučí chybáň měření časoměřiců. (Electronics, 1949, listopad, str. 165.)

Jak vyrovnat zkřivené desky

Snadnost, s jakou se gramofonové desky přizpůsobují podložce a získávají tak nezádůklid zrcbecení, můžeme využít k jejich opětnému vyrovnaní. Vadnou desku položme na dokonalou rovnou, vodorovně položenou plochu a necháme v mírné, pokojové teplotě několik dní. Vhodnou podložku získáme na př. z rovného, broušeného skla zrcadlového, jehož kus asi 40×40 cm veliký a aponov 5 mm silný koupime ve sklenářském závodě. Vyrovnaní můžeme urychlit umístěním v teple, ne ovšem tak velkém, aby nerovnoměrné ohřátí materiálu desky zavinilo, že by praskla.

Z RÉDAKCE

V odstavci, nadepsaném „Chystáme pro vás“ v obsahové části titulní strany, svěřujeme čtenářům, co právě vzniká v naší dílně, co už je hotovo, nebo co nám poslali přispěvatelé, aby tak měli aspoň částečný obraz našeho programu pro příští dobu. Když však aktuálnější statí zaplní nejbližší číslo, nebo když se závěrečné pokusy protáhnou, nevyjde ohlášení věc v příštím čísle, nevrž později. Čtenáři, jejichž zájem ohlášený námět upoutal, jsou pak zklamáni. Prosíme proto, aby slován „Chystáme pro vás“ bylo rozměno správně, totiž s doplněním: pro některé z příštích čísel, ale ne nezbytně pro číslo nejbližší.

X

Příležitostní čtenáři Elektronika se často obracejí k redakci se žádostí o doporučení návodu na ten nebo onen druh amatérského přístroje. Pokud je dotaz jasný a vhodný návod existuje, ochoťte poradíme, často však tazatel stanoví požadavky tak speciální, že z dostupných ročníků není možné najít přiměřený návod. V takovém případě doporučujeme zájemcům, aby si prohlédli obsah nebo prolistovali text několika starších ročníků a vybrali, po případě pomocí zkušeného kolegy zkombinovali vhodné zapojení z několika, uveřejněných v časopise. Je to rychlejší a účelnější, než když je v takovém případě

zádána o přispění redakce, které zpravidla není známo, co dotýká čtenář přesně chce, který materiál má, kolik toho z praktické radiotechniky dovede, a jiné rozhodující věci.

K PŘEDCHOZÍM ČÍSLŮM

ADAPTOR PRO F-M

(Číslo 4/1950; str. 87)

We spojovacím plánu přehledi autor i redaktor vynechané spojení levého konce ladicí cívky na zemní vodič, který křížuje přívod od cívky statoru trimru, a jde od objímky elektronky k potenciometru P. Spolu s tím nechť si trpělivý čtenář opraví méně podstatnou, ale přece významnou závadu: trimr je vhodné připojit obráceně: rotor, jehož se dotykáme klíčem při dolaďování, je vhodné zapojit na zemi a stator na živý, pravý konec cívky.

MĚŘENÍ OBECNÝCH ODPORŮ

V OBORU UKV

(Č. 4/1950, str. 81.)

V prvním sloupci, v 31. rádce textu, začínající slovem „nechat“, má být správně $\rho \geq 1$.

Oprava opravy.

V Elektroniku 4/1950 na str. 98 má začinat první rádek „druhého sloupce takto: G₃ spojit... s anodou, nikoliv tedy C₃ spojit... s anodou.“

Staněk.

NOVÉ KNIHY

Nové „VADEMÉCUM“

P. H. Brans, *Vademecum* 1950, přehled dat elektronek. — 8. vydání známé příručky nakl. P. H. Brans, Antverpy. — Formát 205 × 290 mm, 508 stran, cena neudána.

Nové, mírně pozměněné a doplněné vydání ceněného přehledu světových elektronek. Na rozdíl od předchozí úpravy s odděleným svazkem s tabulkami objímk je kniha opět v jediném celku, ale podržuje rozdělení elektronek podle druhů. K vyhledání je rejtísk, seřazený abecedně, a spojený s odkazy na nevhodnější náhradní elektronku nové výroby. — Dílo dokazuje, jak velké rozmanitosti dosáhla výroba elektronek v uplynulých třiceti letech, a jak je nezbytné přistoupit v brzku k jednotnému značení a normování elektronek na celém světě.

Norma přijímačů

Rozhlasové přijímače, ČSN-ESČ, 83-1950. Vyd. ESČ, Praha, březen 1950. — Formát A5, 52 strany, 18 obrazů. Prodejní cena 96 Kčs, členská 64 Kčs. Obsah nového svazku normy a jeho význam pro čtenáře Elektronika byl zhodnocen v článku v E. č. 3/1950, str. 57.

Ing. K. Jaroš, *Vyšší škola a maturitní seminář* 14. Technických příruček práce. — Vyd. naklad. Práce, Praha, 1950. — Formát A5, 168 stran, 189 obrázků. Sitý a ofiznuty výtisk za 75 Kčs. — Velmi podrobně zpracování námetu, jak zlepšit výkon motocyklu pro dosažení nejvyšších výkonů.

FOTOGRAFICKÉ A FILMOVÉ TABULKY

Oldřich Beneš, *Fotografické a filmové tabulky*. Vydalo nakladatelství Orbis, Praha, 1949. — Formát A5, 224 strany, cena vázaného výtisku 162 Kčs. — Kniha obsahuje úhrnem 263 tabulky, diagramy, přehledy a jiné údaje z chemie a techniky všech druhů fotografie. Z obsahu: Všeobecné tabulky (míry a váhy, porovnání anglických a kontinentálních měr, atd.); Světelné zdroje (světelné technické a elektrotechnické údaje); Optika; Fyzikální a chemické tabulky (recepty); Expositionní tabulky; Filmové tabulky; Projekce; Užitá fotografie. — Rozsáhlostí a úplnosti je kniha z nejčasnějších pomůcek pro soustavnou práci ve fotografii.

OBSAHY ČASOPISU

KRÁTKÉ VLNV

C. 3, březen 1950. — Úkoly sjezdu ve Sliači. — Zasedal ústřední výbor KSČ, B. Janatka. — Piezoelektrické křemenné krytiny pro osciloskop, I. Šole. — Soutěž třídy C. — Skládané dipoly, Ing. A. Kolesníkov. Eliminátor pro osciloskop, H. Rott. — Způsoby nabíjení akumulátorů, J. Dršák. — Otázky a odpovědi, pokračování. — Socialistické závazky. — Co je nového v pražské odboce ČAV. — Zprávy, hlásky o oboček.

SLABOPROUDÝ OBZOR

C. 1, leden 1950. — Magnetické čočky, základy elektronového zobrazování, Ing. Dr J. Stenzl. — Přístroj pro přímou indikaci činiteli jakosti, B. Carniol. — Regulace chodu mluvících hodin v Praze, Ing. K. Dušek. Plánování dálinosní sítě ve Velké Británii, prof. Ing. O. Klika. — Úvod k vydání osmijazyčného slovníku sdělovací techniky.

C. 2, únor 1950. — Dvoyletí a pětiletý plán u Čs. pošt, z projektu ministra pošt Dr A. Neumana. — Zjišťování stabilita zemí vysílačů při velmi nízkých kmitočtech, Dr J. Merhaut. — Plátované zelezo, nový materiál vakuové techniky, Dr W. Espe. — Zálevané montážní celky pro elektronické přístroje. — Vf spojení na vedenici vysokého napětí jednopásmových přístrojů, Ing. L. Postler. — Nové druhy čoček pro cm vlny. — Pedersenův vícenásobný záznam zvuku na jediný ocelový pásek.

RADIO

C. 1, leden 1950, SSSR. — Odstranění vad v zesilovači, I. Brejdo. — Gramoradio Ural-49, popis třírozsahového superhetu, A. Komarov. — Jednoduchý radiogramofon pro školy, B. Levandovskij. — Jednoduchý Q-metr, V. Orlov. — Stabilisátor napětí s přesyceným transformátorem, S. Livšic. — Parávý kondenzátor 6 mikrofaradů místo předřadného odporu pro napájení přijímače Rekord 47 ze st. sítě 220 V, P. Mišákov. KV vysílač, O. Gutorskij. — O způsobech řízení zpětné vazby, V. Egorov. — Televisor LTK 7, A. Kornienko.

AUDIO ENGINEERING

C. 3, březen 1950, USA. — Magnetický záznam pro zvukový film, I. M. Rettiger. Zkoušení elektroakustických přístrojů šumem, nahraným na desky (možnost zjistit kmitočtový rozsah, skreslení, resonance a přenos přechodových zjevů najednou), Cook. — Symetrický rohový reproduktor, využívající rohu místnosti a vhodné úpravy ozvučnice k napodobení exponenciálního tritychy, W. E. Gilson, J. J. Andrea. — Porovnávací měření impedance, A. W. Smith. — Otázky reprodukce desek, II, C. G. McProud. — Vstupní zesilovač pro přenosku s vyrovnáním charakteristiky zpětnou vazbou přes jeden stupeň, L. Flemming.

RADIO ELECTRONICS

C. 6, březen 1950, USA. — Luxusní amatérský tv přijímač, C. A. Vaccaro. — Deseti-elektronkový fm přijímač za 10 dolarů, R. C. Minnick. — Vf autogen (viz zprávu v E. 4/50, str. 78; používá elektronky s výkonem 5 kW při 1000 Mc/s). — Elektronické zajištování rakoviny. — Shuntování potenciometrů a jeho vliv na průběh odporu, H. Linbeck.

PROCEEDINGS I.R.E.

C. 2, únor 1950, USA. — Zpráva z mezinárodní konference o televizních standardech. Vodivé plastické hmoty (markity). — Standardní označování elektrických, elektronických a mechanických částí a jejich symbolů, 1949. — Mikrovlnná soustava pro televizní přenosy, J. Z. Millar. — Návrh elektronického zařízení se subminiaturními součástkami

PRODEJ • KOUPE • VÝMĚNA

mí, M. L. Miller. — Elektronové paprsky v osnově souměrných elektrických a magnetických polí, C. C. Wang. — Vysílání a příjem eliptických polarizovaných vln, G. Sinclair. — Magnetický zesilovač, N. R. Castellini. — Přijimačové elektronky s plochami, emisujícími sekundární elektrony, vystavenými odpařování z oxydových kathod, C. W. Mueller. — Síření krátkých vln přes poušť, J. P. Day, L. G. Troles. — Rozbor širokopásmových obvodů pro mikrovlny, M. C. Pease.

WIRELESS WORLD

Č. 3, březen 1950, Anglie. — Odstřanění zřetelného rastrov. u tv. obrazu malým rozkmitáním světelného bodu, R. W. Hallows. — Můstek R, C s širokým rozsahem a s doutevkovým generátorem tónu, H. E. Styles. Rušení, působení zářivkami. — Vlastnosti odchylovacích cívek, W. T. Cocking. — Záření tv. vysílače v Sutton Coldfield. — Vysílání tv. obrazu a zvuku jedinou antenou, C. Gillam. — Zdokonalení navigační soustavy Decca. — Otázky celostátní televise, R. V. Hallows. — Záporná zpětná vazba, její vliv na vstupní impedanci a skreslení, E. Griffiths.

RADIO AND HOBBIES

Č. 1, leden 1950, Austrálie. — Mozková napětí klíčem k problému myšlení; zprávy o pracích, s encefalográfem na universitě v Jižní Kalifornii, C. Walters. — Přijimač pro napětí 32 V, M. Findlay. — Tónový filtr těsně před kmitačkou reproduktoru, W. N. Williams. — Přijimač k montáži do rohu místnosti.

C. 2, únor 1950. — Jednoduchý přijimač (s Lecherovým ladicím obvodem) pro 288 MHz, M. Findlay. — Fm superhet se sedmi elektronkami, D. Williamson.

L'ONDE ELECTRIQUE

Č. 276, březen 1950, Francie. — Měření malých výkonů na cm vlnách (bolometrem), Broc. — Teorie širokopásmových zesilovačů, které používají zpožďovací vedení, J. L. Steinberg. — Grafické způsoby řešení zesilovačů s uzemněnou anodou, G. Salmet. Krmen a jeho zpracování a použití v telekomunikaci, R. Sueuer a d.

RADIO

Č. 2, únor 1950, Polsko. — Jakost poslechu v radiofonii. — Radiový přenos obrazu (faksimile). — Stavba a opravy přijimačů, IV. — Televise, VIII, T. Bzowski. — Elektroakustické proměny v reproduktorech, J. Krupski. — O činnosti přijimačů, III.

DAS ELEKTRON

Č. 3, březen 1950, Rakousko. — Jednoduchý Geiger-Müllerův počítací, B. Meyer. Problémy přijimače pro auto. — Je dosavadní význam Michelsonova pokusu správný? K. Sapper.

RADIOTECHNIK

Č. 3, březen 1950, Rakousko. — Nové poznatky o transistoru, J. Sliškovič. — Přenos tónové modulace světelným paprskem. — O vodíkové bombe, vysvětlení vzniku energie, H. H. Hardung. — Co je atmosférická elektřina, H. Seper.

RADIO SERVICE

Č. 73–74, ledn–únor 1950, Švýcarsko. — Přenos faksimile a rozhlas. — Soudobé radiodopravní soustavy, III, A. Dunkel. — Snímací elektronky pro tv, Y. L. Delbord. — Vývoj tv a jeho dnešní směry, P. Bellac. — Kmitočtová modulace v Německu, K. Tetzner. — Barevná tv RCA. — Nový způsob grafického řešení elektrotechnických výloh, F. Cuénod. — Měřicí přístroje Philco, J. Dürrwang. — Modulovaná vlna na oscilátoru, H. Richter. — Pásmový přijimač pro amatéry, F. Menzi.

Přejete-li si otisknout insertu v této rubrice, čtěte:

Všechny inserty musí obsahovat úplnou adresu zadávajícího. Text pište čítele, slova úcelně zkracujte tak, aby inserát ne přesáhl 6 rádek. U všeho nabízeného zboží, ať nového nebo použitého, musí být uvedena cena. Údaj ceny slovy „cena podle NÚC“ není přípustný. — Cena za otisknouci insertu v této rubrice: prvních 40 písmen (včetně mezer, rozdělovacích znamének atd.) 26 Kčs, každých dalších 40 písmen, i neúplných (na konci textu) 13 Kčs. Na pf: otisknout textu o 75 písmenech, mezerách a rozd. znaménkách stojí 39 Kčs, 120 písmen stojí 52 Kčs, 125 písmen stojí 65 Kčs a podobně. Největší přípustný rozsah textu je 240 písmen, mezer, rozdělovacích znamének. — Cenu za otisknouci nech si zadávající vypočítá sám a příslušnou částku přiloží k objednávce insertu, v bankovkách nebo v platných poštovních známkách. Z organizačních důvodů nemůžeme zúčtovat cenu za otisknouci dodatečně, poslat složenky k úhradě, nebo korespondovat v případě neúčtu textu a p.

Chcete-li, aby vaše ozámení bylo zařazeno, zašlete je tak, aby bylo insertnímu oddělení Elektronika doručeno do d a t a insertní uzávěrky, udané na poslední textové straně.

Neuveřejňujeme inseráty, jichž text přesahuje více než šest rádek. Přeplatky v inserci mají inserenti u nás k dobru pro případ další inserce v rubrice: Koup, prodej.

Prod. 18 nahráv. desek Gevaert 30 (po 100) a rvcy přenosku (1000). Harfel, Praha III, Ujezd 42. 1025
Potřeb. DF11, DCH11, DL11, DF22, DF25, DF21, DCH21, DCH25, DBF21, RL2,4P2-3, RV2,4P2-3-45-700, akum. ocel. 1,2, velikost 12×11×5½ cm, F21, E211, sup. cívka, soupr. Philips n. j. i vojen. nejm. rozm. A. Kostelník, el. mont., Dolní Lipová. 1026
Prod. přes. měr. pístr. zn. H+B, volt. amp. a magnet 500 (5000), trioda 6×30 (1500), letec. kuku kož. se sluch. a mikrof. (600), gramomikro 18 W (2600), el. D25, CBL1, EL6 (1500). Jos. Stulík, Stříbro, Tovární číslo 503. 1027
Prod. radiogramof. nový a 25 desek (5200), 18watt. zesil. pro radioamat., nedostav. Josef Honzík, Radče 113, okres Česká Lípa. 1029
Prod. EF6 (200) nová, v záruce. Jan Hodermont, Pardubice, Do Nového 97. 1030
Koup. universální gramomot. Fr. Halbrštát, Kunčice 25, p. Kyšperk. 1031
Dám AF7, AL4, EF6, UCH11, UF21, n. D21 za DCH, DAF, DF, DL11 n. koup. F. Zikmund, Zdice 115. 1032
Prod. komun. super. Fenix-radio, výměn. cívky, šest elektr., v chodu (3500), 2krát EF50 (po 200), RV12P35 (200), DDD25 (225), DG9-3 (1600). Z. Křečan, Praha XII, Košinská 18. 1033
Koup. n. vym. za novou Efalonu, dám A211, UX11, UBL21, 2krát CF7, 2krát ACH1, 1234, 1284, 1204, AB2, ABC1, E442, 094, C407, A416, 164, KL2, EBC11, EBF11, UF21, AF7, UCL11, 2AS, LG1, jen nové a dobré. A. Kostelník, el. mont., Dolní Lipová 482. 1034
Prod. elim. Philips (1000), A. Brauner, Lipník nad Bečvou. 1035
Koup. kompl. přijim. Torn Eb, udejte cenu. Mil. Štek, Chomutov, Prokopova 4. 1036
Prod. 10watt. zosil. (5000), Mar. Trnovec, štud., Německá, okr. Brezno. 1037
Prod. dvě úplně nové 4elektr. superh. soupr. včet. tov. skř., elektr., odporů, bloků, ECH21, EF22, ECH21, EBL21, AZ11 (po 5000). Pište, co potřeb. Fr. Křivák, Hluk 631, u. Hradisté. 1038

Prod. 90% výk. elektr. KK2, KDD1, KC3, KBC1 a 2krát KF3 (po 110). Josef Šmid, Limberk 161, Polička. 1039
Mohl by mně někdo přenechat dobrou elektr. E443H nebo AL1. V. Růžička, Pardubice, Wintrova 877/30. 1040

Teleskop, ant. 4 m dl. dural (250) dodá pošt. Němeček, Písek 92. 1041

Koup. elektr. serie D-11 i jednotl. Pavel Richter, Nedožery, okr. Prievidza. 1042
Prod. síť. trafo, prim. 220 V, sek. 2×1500 V, 500 mA s tlum. 500 mA (3000); potřeb. síť. trafo 2×400 V, 400–500 mA a tři elektr. RL12P35. J. Pytek, Tehov 102, p. Říčany u Prahy. 1043

Koup. elektr. DCH11, DAF11 a DL11, nebo tytéž serie 21. B. Fulín, Dol. Bečva čís. 314 u Rožnovy pod Radhoštěm. 1044

Koupím větší množství elektr. LS50. Josef Vlček, Praha XIII, Norská 16/603. 1045
Koup. elektr. DL25, DF25, potř. nutně. R. Lukáš, Tučín 89, p. Přerov. 1046

Koup.: H. Römp: Chemie kovů, Ing. Dr. L. Šrámek: Názorné základy elektrotechniky. F. Veselý, Štřekov III, Raisova 17. 1047

Kdo za odměnu půjčí schema n. poradí, jak elektr. osadit ital. čelek. kompl. super značky „Safar AR 18“? F. Milfalt, Polná, Sezimovo číslo 12. 1048

Koup. Philoru HP300 n. Osram jakékoliv množ. Rud. Stojánek, Praha XII. Stalinova číslo 19. 1049

Koup. elektr. ECL11, ECH11, EBF11 nebo vym. za jiné. A. Kerouš, Slatiňany 262. 1050
Vym. souč. z Torn Fud 2, 2krát LV1, 2krát RL12P10, 3krát RL12P2000, 4krát RL12P800, EBL1, EF9, ECH3, mAmetr, 400 mA, 2krát 12T2. Potř. 10krát RL12P700, tank. sluch., chassis z Feld fuB, třeb. i úplné. V. Véber, Nitra-Zohor, Martinská 3. Slov. 1051

Koup. DL11, n. vym. za DL21. F. Plicka, Praha II, Legerova 76. 1052

Prod. Torn e. b. s 2 akum. a 2 sad. elektr. (4500), zkouš. elektr. od fy radio Zelenka (2200), elektronky RV12P4000 (po 150), RV12P2000 (po 125), RL2P3 (po 150), UY1N (po 100), UCH21 (po 220), UBL21 (220). Jan Šekanina, Sokolnice 99, u Brna. 1053

Koup. voj. bater. elektr., pertinax 3 mm jakékol. velik. Gregor, Brno 15, Kaleckého číslo 14. 1054

Prod. úplně nový mech. soustruh na elektr. a nož. pohon s elektromot. 220 V. Soustruh je komb. s vrtáčkou, s celým přísl. (20 000). Jozef Karas, mechan., Žilina, Legionářská číslo 15. 1055

Koup. voj. bater. elektr., pertinax 3 mm jakékol. velik. Gregor, Brno 15, Kaleckého číslo 14. 1054

Prod. úplně nový mech. soustruh na elektr. a nož. pohon s elektromot. 220 V. Soustruh je komb. s vrtáčkou, s celým přísl. (20 000). Jozef Karas, mechan., Žilina, Legionářská číslo 15. 1055

Ridi a za redakci odpovídá Ing. Miroslav Pacák

Tiskne a vydává ORBIS, tiskářské nakladatelství a novinářské závody, nár. pod. v Praze XII, Stalinova 46. Redakce a administrace tamtéž. Telefon číslo 519-41*; 539-04; 539-06. Telegramy Orbis-Praha. ● „Elektronik“, časopis pro radiotechniku a obory příbuzné, vychází 12krát ročně první středu v měsíci (změna vyhrazena). Cena jednoho výtisku Kčs 15,—, předplatné na celý rok Kčs 160,—, na ½ roku Kčs 82,—, na ¼ roku Kčs 42,—. Do ciziny k předplatnému poštovné; výši sdílí administrace na dotaz. Předplatné lze poukázati v platném lístku poštovní spořitelny, čís. účtu 10 017, název účtu Orbis - Praha XII, na složence uvede čítelnu a úplnou adresu a sdílení: předplatné „Elektronika“.

Otištěk v jakékoliv podobě je dovolen jen s písemným svolením vydavatele a s uvedením původu. ● Nevyžádané příspěvky vrací redakce, jest byla-li přiložena frankovaná obálka se zpětnou adresou. ● Za původnost a veškerá práva ručí autoři příspěvků. ● Otiskované články jsou připravovány a kontrolovány s největší pečlivostí: autoři, redakce, ani vydavatel nepřijímají však odpovědnost za event. následky jejich aplikace. ● Křížek (+) označuje texty zafadila administrace.

Příští číslo vyjde 31. května
Red. a insertní uzávěrka 13. května

**PRACUJÍCÍM
MĚST I
VENKOVÁ**

**DOBŘE
SLOUŽÍ**

OBCHODNÍ DOMY
NÁRODNÍ PODNIK



Vyměň. E10K a UKWE Emila př. Torn E b v bezvad. stavu s náhrad. elektr za komunik. super. Udejte popis. V. Soufek, Radotín číslo 813.

Prod. VY1, VL1, VF7 (600), AM2 (200), EB11 (95). J. Honz, Praha II, Fügnerovo nám. 2. 1068

Prod. Sonoretu (1300), RS 237 (400), Wgl 2,4 (130), Philips elim. a repro (700), stín. kabel 50 m (250). K. Kuboš, Ústí n. L., Gottwaldova 5. 1055

Prod. komunik. dvoulamp. s pásm. lad. (2000), el. DF22 (200), REO74 (90), starší KL4 (100), UCH21 (80), nf. tr. 1:3 (80), B. Král, Mladějovice 78, p. Sternberk. 1069

Prod. 2 cívk. soupr. 128 Kc, stř., dl. vl. (po 250), 4 mezifr. tr. (po 80), oboje z Phil. 516, zvl. upr. pro autoradio. Vadná trafo Phil. (po 20). Karel Pazour, Praha XVIII, II, Baterie 1067/25. 1058

Prod. za nom. cenu RA 1946 až 9., vym. kanc. psací str. Mercedes mod. 5, v bezv. stavu, za tov. oscilogr. vyměn. 9 el., UKV super 100 Mc/s za tov. sig. generátor n. tov. gen. Vladimír Novák, Roztoky u Prahy 652. 1070

Koup. orig. schema a instrukční knížku k příjmu. Mw. E. c i jednotl., příp. zapůjč. zapl. J. Lenoch, Praha XII, Londýnská 54. 1059

Koup. zachov. B409. K. Mudruněk, Ústí n. Orlicki, tř. Čs. legií 755. 1071

Koup. DL11, n. vym. za 2krát RV2000, LV1, RG12D60. O. Čech, Trutnov II-ČLTZ I. 1072

Prod. bezv. hrající 3elektr. Sonoretu (2300). J. Rosenkranz, Velká Chuchle 75. 1073

Koup. ihn. nové el. EF8, EF9, EK2, EM1, EBL1, Urubčík Fr., Lanžhot 213. 1074

Prod. více RV2000 (po 100), RV3000 (120), VL1 (180), CCH1 (230), CL4 (230). Potř. mAmetr s rozs. 5 mA, 1B8 n. pod., a řetěz na DKW200. Nad. Alex. Svataš 189, okr. Sokolov. 1075

Prod. pom. vys. podl. RA 12/46 (2500), el. 6H6 (140), 6A8 (180), EZ12 (100), vibr. 6/12 pro autoradio (450), vzd. kond. 2×500 s mikropřev. (200), motor 1 HP 220/380 (1800). Z. Brudna, Praha 7, Sochařská 2. 1062

Prod. el. ruč. vrtačku do 10 mm (1500) el. brusku 380 V (1500), 1 buz. dyn. prům. 20 (350), 1 dyn. s vlast. buz. prům. 22 (450), super Rell 5+1, 4 rozs. (6000), 6krát elektr. RV12P2000 (po 90). Koup. el. 2krát KC3, 1krát KL5. J. Říčář, Varnsdorf VII, 2256. 1076

Prod. osmielektr. přijim. super na pásmo 10 m v chodu (3000). Fr. Navrátil, Brno 18, Porhajmová 15. 1065

Prod. ECH4, EK2, AZ11 (vše 534). Koup. RV2,4P45, n. pod. V. Vítěk, Kytičky u N. Boru. 1077

Koup. nové ECL11, EM4, AL1, AK2, n. vym. ze C1, CY1, CL4, ACH1, Vondráček, Jičín, Sturmova 703. 1066

Prod. ECH4, EK2, AZ11 (vše 534). Koup. RV2,4P45, n. pod. V. Vítěk, Kytičky u N. Boru. 1077

Vym. FC50 pro oscilograf, Ohmtr 50-50-500 KΩ, růz. elektr. za jiné radiopotr. Zavadil Pulečný, p. Rychnov u Jablonce. 1067

Prod. bat. kompl. přij. Torn E b, 8 rozs. 30 až 3000 m (4000), koup. nový gramomot., nejr. švýcar. J. Lusk, Č. Budějovice, Plynnárenská 521. 1079



ELEKTROCARBON

továrna dynamových kartáčků

PRAHA - ČAKOVICE

vyrábí a dodává

dynamové kartáčky v každém provedení a jakosti. Trolleyové sběrače proudu a uhlíkové i tuhové těsnění, spojkové kroužky a všechny ostatní uhlíkové výrobky

PRAHA VII, TŘ. KR. JIŘÍHO VI. 70 - TEL. 743-51

1086

Koupíme a ihned proplatíme radiolampy tohoto typu:

VR-150, 807, 6L6, 5R4GY, 12SJ7, 811 6Y6G, 8013A, 6H6, 1616, 6SF5.

Nabídky na adresu:

Biolog. ústav lék. fak. MU Brno, Benešova 10

1090

Prodá m gramomotorky pérové, nepoškozené, v chodu Kčs 150 až 500. — Elektronky CF3, CF7, 2B6 (ABC1), 2B7 (EBF), svitkové bloky 1, 2, 4 MF 1500 a 2500 V. Elektronky i bloky nové za normální cenu.

Celé přijimače DKE bez elektronek, starší, cena Kčs 300 až 450, skřínky Kčs 100, reproduktory Kčs 130, chassis se souč. Kčs 120, vše DKE. Vraky přijímačů od Kčs 100. Stanislav Charouz, Hostinné n. L. č. 8.

Koup. usměr. Westektor-Fadet w. x. 6 a ampl. WLS pkl. z voj. výprod. (v papír. skřín.). A. Cibulec, Pivín, okr. Kojetín 1080 Prod. oscilátor RA 1946/12 (4000), směrov. reproduk. 25 W (4400), tov. výr. nové. Kučera J., Hradec 145/II. 1081

Koup. Torotor kompl. cfvk. soupr. M. Bouček, Praha XVIII, Za Strahovem 4. 1082

Koup. vybrátk. úpl. Nife 1,2, 2,4 V, V-metr do 200 V. V. Liška, Prostějov, Dolní 32. 1083

Prod. 3+1 elektr. super nový podle RA č. 3/47 (4500) a 4+1 elektr. super., voj. osaz. (náhr. elektr.) (3000). A. Rezníček, Luběnice, p. Těšetice u Olomouce. 1084

Prod. 6A8 (200), LV5 (80), HP1118, VF7, RENS1264, KL1 (150), RD4Ma, RS287 (250), LG1, 6F5, 6L7, DK21 (100), Pento (1800). Koup. milijamp. 0—1 mA/100 ohmů. (DFrO). J. Monček, Roudnice n. Labem. V. R. Š. 1085

Prod. 6krát RV2,4P700 (po 150), 2krát RV2,4P2 (po 180), RE134, RE034, B406 (po 90), UC11 (300). K. Kabátek, Liberec V, Dr Soukupa 3. 1086

Koup. el. AB2 a DAF11. J. Frydrych, Praha VIII, V Holešovičkách 1448. 1087

Prod. el. sp. hod. (2500), osci. bez. LB8. Potř. DF, DAF, DCH11, LB8. I. Mazuch, Vrútky. 1088

Prod. EKO10 v chodu (3600), DG7-1 (850). K. Krahulec, Myjava 2048. 1089

Koup. nutně potř. el. DL11. J. Franěk, Val. Meziříčí, Pod oborou 12. 1090

Prod. LS50 (300), RG12D60 (100), P2000 (130), LD1 (160), kond. 100 CM s převod. 1:50 (230), selen 500 V do 20 mA (170), 220 V (150), ampl. 8 (300). J. Dürer, Hradec, Ulrichovo n. 735. 1091

Koup. DCH11, DAF11, DF11, DL11, DCH25, DAF25, DF25, DL25, VCL11, ECL11, UBL1. V. Soukup, Mělník-Rousovice, Partyzánská č. 173. 1092

Prod. vešk. součástky na Sonoretu i jednotl. (1000). Koup. pertin. 100×30×3. Jos. Vala, Suchdol n. O. 438. 1093

DREVONA

národní podnik


PRAHA 3, KARLÍN
ulice 1. pluku čís. 8-12
čís. tel. řed. 245-25, 228-50
obchodní odbor tel.
377-02, 374-19, 372-22

Oblastní ředitelství pro Slovensko:

adr.: BRATISLAVA
FUCÍKOVA č. 10
telefon 222-81, 274-38

bedny a ostatní dřevěné obaly,
veškeré řezivo, překližky a dyhy

1084

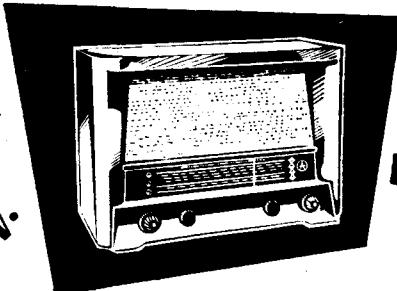

Máme vám věru co ukázat

v našem veletržním pavilonu na novém výstavišti. A nebude to jen pro oči, ale i pro poslech. Všechny typy rozhlasových přístrojů si tu můžete volně vyzkoušet, porovnat a posoudit. Rádi vysvětlíme, vime dost, aby chom mohli dobře poradit. Také radioamatérů a mladí technici si přijdou na své.

ELEKTRA
NÁRODNÍ PODNIK



ZRAK Váš nejcennější statek. Pro většinu oborů je zrak důležitější než samy ruce
Ochranné brýle všeho druhu obdržíte v našich odborných závodech oční optiky

SANITAS

národní podnik

Ústředí optického sektoru Praha II, Truhlářská 9,
tel. 616-34 **S věřte své oči - naší péči!**

1078



ELEKTRONICKÉ PŘÍSTROJE VILÉM NESSEL

PRAHA XVI, Plzeňská 218, Telef. 457-07


Nízkofrekvenční a vysokofrekvenční osциlograf VILNES 95

Obrazovka: stínuťka 95 mm

*Vertikální zesilovač:
trekvenční rozsah O (stejnospěrné napětí) až 1,5 Mc.
Citlivost nastavitelná od
10 mV do 500 mV, vstupní
impedance 2 MΩhm, 30 pF.*

$\frac{1}{2}$ až 150 000 Hz.

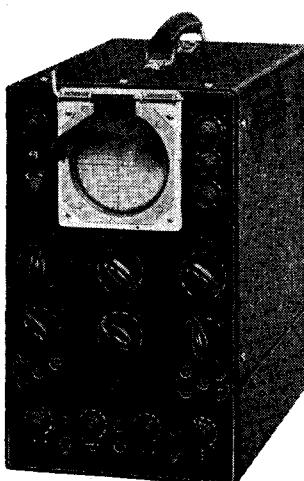Horizontální zesilovač:
citlivost 1 V/cm — frek-
venční rozsah od 0 —
100 000 Hz.



Vyžádejte si podrobný popis

1008