

Casopis pro radiotechniku a obory příbuzné

12

Ročník XXX • V Praze 5. prosince 1951

OBSAH

Bezdrátový přenos energie	277
Methody měření fáze elektrických veličin	278
Miniaturní mezinárodní filtry	281
Pokusy s magnetostriktí	282
Osciloskop se stejnosměrnými zesilovači	281
Zajímavá schémata	287
Synthetické basy	288
Kaskádový zesilovač	288
Jednorázová časová základna	289
Správné umístění přenosky	289
Malá škola radiotechniky; superhet	290
Superhet se zlepšenou tónovou částí	292
Sifový přístroj pro nedoslychavé	293
Technické pomůcky pro laboratoř a dílnu	294
Strojek na broušení vrtáků	296
Výroba tenkých trublík protahováním	297
Probírka deskami	298
Několik slov o kvartetní hudbě	298
Rýsovací přípravek	300
Z redakce	300
Obsahy časopisu	301
Prodej - koupě - výměna 301 a XLVII	

Administrace měsíčníku ELEKTRONIK prosí odběratele, kteří si časopis předplácí, aby předplatné na příští ročník poukazovali výhradně vplatním lístekem, který obdrží v prvním čísle příštího ročníku.

Nejpozději do konce tohoto roku nechť však uhradí obvyklým způsobem nedoplatky předplatného za „Elektronik“ do čísla 12. včetně.

Z obsahu předešlého čísla

Návody: Osciloskop se stejnosměrnými zesilovači, I • Malá škola radiotechniky; superhet • Přenoska pro gramofily • Nástroje na plyn • **Theorie:** O pohybu ve vakuu • **Vnitřní odpor** zesilovače a jeho vliv na vlastnosti elektrodynamického reproduktoru.

BEZDRÁTOVÝ PŘENOS ENERGIE

Když byl rozřešen problém radioelektrického přenosu malých výkonů energie pro účely sdělovací techniky, vynotila se otázka, zda by bylo možno podobně přenášet i energii podstatně větší, která by stačila k pohonu motorů nebo k osvetlování. Námět zaujal nejenom spisovatele utopistických románů, ale i vědce, kteří mu věnovali značné úsilí. Výsledky, k nimž zatím dospěli, jsou obsaženy v následující statci.

RNDr A. DITL

Aby bylo možno přijímat vzdálený vysílač, musí část energie vysílači antény být zachycena přijímací anténou. To je zřejmě zejména z příjmu na krystalový přijímač, kdy veškerá energie, vydávaná sluchátkem v podobě zvuku, musela přijít z vysílače. Naskytá se otázka, zda by bylo možno vhodným uspořádáním přenášet na větší vzdálenost větší množství energie, aby vystačila pro pohon motorů, osvetlení nebo pod.

Abychom si problém objasnili, vyšetříme účinnost přenosu, t. j. poměr přijímané energie k vysílané, z jednoduché vysílači antény na jednoduchou přijímací anténu ve volném prostoranství (t. j. bez ohledu na zemi a na terénní překážky).

Nejjednodušší tvar antény nazýváme dipolem. Elektrický dipol (obrázek 1) se skládá ze dvou vodičů I , napájených vhodným způsobem, na př. symetrickým vedením. Délka l je podstatně menší než délka vlny, se kterou pracujeme. Kolem takového dipolu se vytvoří elektromagnetické pole se složkou magnetickou a elektrickou. Magnetické pole tvoří uzavřené kružnice v ose dipolu (obrazec 2). Elektrické pole v rovině dipolu (rovina kolmá k ose dipolu a procházející jeho středem) a v ose dipolu je rovnoběžné s osou dipolu. Velikost i směr pole v ostatním prostoru jsou dány velmi složitým vztahem.

Se strany napájecího zdroje jeví se dipol jako kapacita se seriově zapojeným odporem (obrazec 3). Energie v dipolu se spotřebuje jednak na zahřívání antenních vodičů i dielektrik, jednak se vyzáří do prostoru. Tuto okolnost můžeme vyjádřit tak, že pokládáme celkový odpor antény za součet odporu ztrátového R_z a odporu vyzařovacího R_v .

Do elmag. pole vysílačního dipolu vložme přijímací dipol. Náhradní zapojení systému, složeného z vysílače, vysílačního a přijímacího dipolu a prostoru mezi nimi a přijímače je na obrázku 4. Jádrový odpor M je dán složitým výrazem, který závisí na délce vlny, na vzdálenosti obou dipoliů od sebe a na směru osy obou dipoliů.


Poměr odporu ztrátového k vyzařovacímu udává poměr energie ztracené k vyzařené. Vhodnou volbou tvaru anten, materiálu, vodičů a dielektrik lze ztrátový odpor omezit. Předpokládejme nadále, že se podařilo zmenšit ztrátový odpor tak, že jej můžeme zanedbat proti vyzařovacímu odporu. Uvažujeme tedy o idealizovaném případě, kde ztrátový odpor je nulový a účinnost antény je 1.

Z náhradního zapojení (obrazec 4) plyne, že můžeme vhodnou transformaci odporu přijímače R_z (změnou antenní vazby přijímače), vhodnou transformaci odporu zdroje (změnou vazby antény vysílače) a dodáděním anten, obvodu dosáhnout maximální účinnost přenosu energie z vysílače na přijímače. Maximální účinnost přenosu energie za uvedených idealizovaných poměrů je dána poměrem odporu R_v , R_z . Poněvadž M je dáno složitým výrazem, je tím spíše účinnost dána složitým výrazem. Abychom si učinili představu o účinnosti přenosu, zvolme dva zvláštní případy umístění dipoliů:

I. Oba dipoly jsou rovnoběžné; přijímací dipol leží v rovině vysílačního a naopak. Oba tedy stojí kolmo na rovníkové rovině. Měníme vzdálenost obou dipoliů; účinnost přenosu za idealizovaných poměrů je dána křivkou I. v obrazku 5.

II. Oba dipoly jsou rovnoběžné, přijímací dipol leží v ose vysílačního dipolu.

Účinnost přenosu je dána křivkou II. v obrazku 5. V obou případech lze tedy při vzdálenosti menší než 0,1 délky vlny přenést na

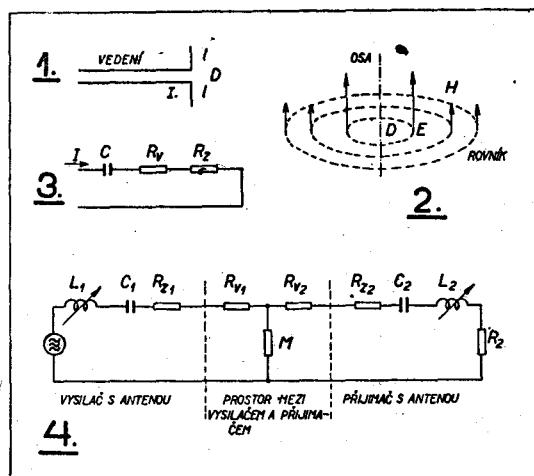

Obrázek 1. Elektrický dipol.


Obrázek 2. Magnetické (čárkování) a elektrické (plně) pole elektrického dipolu.

Obrázek 3. Náhradní schema elektrického dipolu.

Obrázek 4. Náhradní zapojení systému: vysílač - anténa - prostor mezi antenami - anténa - odpor přijímače.

METHODY MĚŘENÍ

Ing. Dr. A. BOLESLAV,

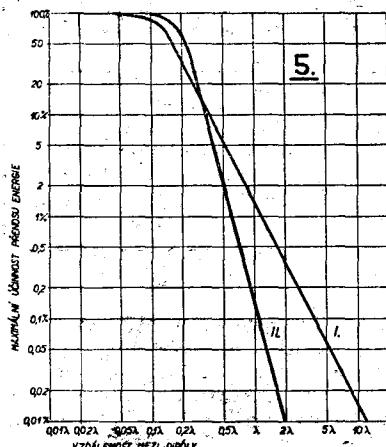

Obrázek 5. Magnetická účinnost přenosu energie z dipólu na dipól v rovinu dipólu (I.) a v ose dipólu (II.).

přijimač téměř veškerou energii, kterou může vysílač vydat. Pro vzdálenost větší než 0,5 délky vlny ubývá účinnosti podle vztahů:

$$V \text{ případě I.: } \eta_I = \left(\frac{3}{8\pi} \right)^2 \left(\frac{\lambda}{r} \right)^2 \quad (1)$$

$$V \text{ případě II.: } \eta_{II} = \left(\frac{3}{8\pi^2} \right)^2 \left(\frac{\lambda}{r} \right)^4 \quad (2)$$

Dosud jsme měli na mysli dipól elektrický. Zcela podobné vlastnosti má dipól magnetický, rámová antena, jejíž rozměry jsou podstatně menší než délka vlny. Osa magnetického dipólu stojí kolmo na rovinu rámu, rovníkem je rovina rámu. U magnetického dipólu mají elektrické siločáry tvar kružnice se středem v ose dipólu a magnetické siločáry stojí v rovinu kolmo na rovník. Účinnost magnetického dipólu je dána shodnými vztahy, obrázek 5, jako účinnost elektrických dipólů.

Názorně si můžeme představit význam obrazu 5 takto: Máme dvě cívky, které leží v jedné ose. Jednou cívku prochází proud vysílače, do druhé cívky je zapojen měřicí přístroj. Obě cívky lze ladit na př. kondenzátorem. Odbočky na cívách dovolují přizpůsobit vysílač k vysílání cívce a přijímač k přijímací cívce. Ztráty v cívách, v přívodech atd. jsou mizivé. Vysílač vysílá délku vlny 6 m. Máme tedy případ II. Budeme-li cívky od sebe vzdalovat a po každé změně vzdálenosti dodáme a přizpůsobíme, bude při malých vzdálenostech obou cívek přenášená energie stále stejná. Překročí-li však vzdálenost obou cívek 60 cm, klesne přenášená energie a při dalším vzdalování bude rychle klesat. Sebebohem zdokonalením obvodů nelze dosáhnout při vzdálenosti obou cívek 1,2 metru větší účinnosti přenosu než 63 %. Jsou-li cívky v jedné rovině (poloha I.) klesá z počátku účinnost rychleji a ve vzdálenosti 1,2 m lze dosáhnout jen 35 % účinnosti. Ve vzdálenostech větších než 2 m je však přenos energie cívek, ležících vedle sebe poloha I., lepší než přenos energie cívek, ležících v ose (poloha II.). Při dalším vzdalování obou cívek od sebe je přenos v poloze I. vždy mnohem výhodnější než v poloze II.

Kdybychom tedy byli postaveni před úkol přenést vě energii na vzdálenost 100 metrů s účinností alespoň 1 %, volili bychom elektrické nebo magnetické dipoly v poloze I., s délkou vlny větší než 100 metrů. Aby ztrátový odpór byl dosti malý proti vyzařovacímu odporu, je nutno, aby antena měla rozměry alespoň 0,1 délky vlny, t. j. 10 m. Při použití delší vlny se sice účinnost přenosu zlepší, účinnost antény se však zhorší, pokud ji úměrně nezvětšíme. Takové zařízení, které s antenami 10 m dlouhými přenáší energii s účinností 1 % na vzdálenost 100 m, bude moci jen zcela výjimečně konkurovat přímému spojení vodičem. Podobná úprava se však dobré uplatní uvnitř některých strojů, na př. ke žhavení vlákna Roentgenovy lampy, jejíž kathoda má vysoké napětí proti zemi a nemůže být jednoduše spojena vodičem se zdrojem energie. Podobně se přenos bez drátu uplatňuje u vozíků, které jedou po určité dráze, z nichž odberají bezdrátově energii.

Poněkud příznivější jsou poměry u anten s směrovým účinkem. Všechny nyní používané anteny se směrovým účinkem mají tu vlastnost, že vytvářejí elmag. pole, které v určité ploše, kolmě na směr žádaného šíření, má všechnu stejnou fázi a stejný směr. Účinnost přenosu energie dvou takových anten, namířených proti sobě, je dána vztahem:

$$\eta = \frac{F^2}{\lambda^2 r^2} \quad (3)$$

pokud účinnost je malá. F označuje velikost plochy stejné fáze a je u dobře provedené parabolické antény rovno ploše antény. Tuto plochu nazýváme efektivní přijímací nebo vyzařovací plocha. Ze vzorce (1) a (3) plyne pro efektivní vyzařovací plochu dipólu:

$$f = \frac{3}{8\pi} \lambda^2 \quad (4)$$

Jestliže účinnost přenosu směrové antény činí několik procent, je výpočet účinnosti přenosu energie velmi složitý. Ten toto problém řešil sovětský fyzik S. I. Tětělbaum (ŽTF, XVI, 1946, 215–230). Vypočítal účinnost směrových anten, složených z ploch, osazených hustě jednotlivými dipoly i pro případ, kdy účinnost je veliká. Výsledky jeho výpočtu lze shrnout asi takto:

Dvě čtvercové antény velikosti 100×100 metrů, které pracují s délkou vlny 1 cm, umožní přenos energie (za idealisovaných předpokladů) s účinností 60 procent na vzdálenost 5 km a s účinností 40 procent na vzdálenost 50 km.

Dvě čtvercové antény rozměrů 100×100 m, které pracují s délkou vlny 10 cm, při které je možno při dnešním stavu techniky docílit značných energií, dosáhnoucí účinnosti 50 procent na 2,2 km a účinnosti 25 procent na vzdálenost 30 km.

Ctvercové antény velikosti 10×10 metrů mohou při délce vlny 1 cm docílit účinnosti 50 procent na 2,2 km a účinnosti 35 procent na vzdálenost 1 km.

Za určitých zvláštních podmínek bylo by tedy možno s úspěchem použít přenosu větší energie bezdrátově. ●

V některých případech je nutno určit měrenou veličinu, ať napětí, proud nebo impedanči, nejen co se týče veličnosti, ale i co se týče fáze. O měření impedanči jedná stat v letošním čísle 4 na str. 88 t. 1. V tomto článku se zmíníme o několika metodách, které umožňují stanovit měrenou elektrickou veličinu pokud jde o velikost i fázi.

Z nejjednodušších metod je tak zv. *metoda tří voltmetrů* (obrazek 1). Měříme nejprve napětí na výstupu měřeného objektu ($U_{1,2}$; tučně značíme vektory v těch vztazích, kde je vyznačen potřeba). Je-li pak toto napětí větší než napětí zdroje (anebo napětí srovnávací), zafadíme dělič, který ovšem nenatačí fázi. Potenciometrem R_p nastavíme mezi svorkami 1–2 stejně napětí, jaké bylo mezi 1–3. Pak $U_{1,2} = U_{1,3}$. Dále stanovíme napětí $U_{2,3}$. Fázový úhel vypočítáme podle vektorového diagramu na obrázku 2. Protože $U_{2,3} = U_{1,2} - U_{1,3}$, platí pro fázový úhel vztah:

$$\sin \varphi/2 = U_{2,3}/2 U_{1,2}$$

Cejchujeme-li vhodně potenciometr R_p , můžeme z jeho nastavení a eventuálně z nastavení pomocného potenciometru, zářeného na výstupu měřeného objektu, odečíst poměr U_2/U_1 .

Na uvedeném principu lze snadno sestavit přístroj, kterým je možno pohodlně měřit. Prvě zapojení je patrné na obrázku 3.

Na výstupu měřeného objektu je cejchován dělič, kterým je možno nastavit vhodnou úroveň napěti pro voltmetr. Nastavíme jej tak, aby bylo možno vyrovnat potenciometrem R_p napětí mezi body 1–3 a 1–2. Poloha děliče a potenciometru při $U_{1,2} = U_{1,3}$ udává poměr obou naměřených napětí (U_2/U_1). Přitom je nutno mít na zřeteli to, že dělič, vytvořený dvěma odpory R_s , zmenší výstupní napětí na polovinu. (Je ovšem možné tento dělič stejným způsobem zadat do obvodu generátoru za potenciometr R_p — obrázek 3a.) Napětí $U_{1,2}$ odečítáme na voltmetru v poloze přepínače a, napětí $U_{1,3}$ v poloze b. Přepneme-li do polohy c, stanovíme napětí $U_{2,3}$, které je měrou fázového úhlu. Konečně přepneme do polohy d, při čemž nastavíme potenciometr R_c tak, aby byla na voltmetru stejná výchylka jako v poloze c. Poloha běže potenciometru udává přímo fázový úhel měřených napětí (je to obdoba Grützmacherova můstku pro měření impedanči, uvedeného v let. č. 4 t. 1.).

Pro cejchování potenciometru v hodnotách fázového úhlu odvodíme závislost mezi velikostí R_s (polohou běže) a fázovým úhlem. Pro vyrovnaný systém platí:

$$R_s = U_{2,3} = 2U_{1,2} \cdot R_p = 2U_{1,2} \sin \varphi/2$$

Z toho plyne:

$$R_s = R_p \cdot \sin \varphi$$

což je hledaná závislost. Pro lineární potenciometr R_c bude dělení stupnice pro fázový úhel podle obrázku 4.

Na obrázku 5 je jiné zapojení na podobném principu. Postup měření je po-

FÁZE ELEKTRICKÝCH VELIČIN

TESLA - Elektronik n. p.

dobný jako prve. Dělič a potenciometr nastavíme tak, aby napětí $U_{1,2}$ a $U_{1,3}$ byla stejná. Poté nastavíme zesílení v použitém zesilovači tak, aby měla ručka určitou, danou výchylku (dilek odpovídající poloze 60° — $U_{1,3} = U_{2,3}$). V třetí poloze přepinače (měření $U_{2,3}$) čteme na stupnicích, cejchované přímo ve fázovém úhlů, měřenou hodnotu. Při cejchování stupnice pro přímé čtení úhlu vycházíme ze vztahu, plynoucího z vektorového diagramu na obrázku 2:

$$U_{2,3} = 2U_{1,2} \cdot \sin\varphi/2.$$


Je patrné, že voltmetr musí mít symetrický, transformátorový vstup. Pak nemůže však být jeho vstupní impedance větší než asi $100 \text{ k}\Omega$. Aby nevznikaly chyby, musí mít potenciometr a dělič impedanci alespoň o řadu menší než voltmetr, to je 10000Ω . Zařízení tedy poměrně dost zatěžuje měřený objekt, takže je možno měřit jen objekty s doští malou vstupní impedanci. Připouštíme-li jen malá zatěžení, volme zapojení podle obrázku 6, které používá předřazených zesilovačů s uzemněnou anodou jako měřicí impedance. Vstupní impedance může být pak až několik megohmu.

Nejsou-li napěti čistě sinusová, může vzniknout značejší chyba hlavně při měření malých úhlů. Pak je nutno použít voltmetru s filtrem, který propouští jen zvolený kmitočet, anebo analýzatoru.

Methodu tří voltmetrů lze snadno improvizovat z běžných laboratorních přístrojů. Máme-li na př. stanovit fázovou chybu výstupního transformátoru, připojíme primární vinutí na výstup generátoru, paralelně k odporu R , a potenciometru R_p (obrázek 7). Jeden konec sekundáru připojíme na konec vinutí primárního. Zvolíme-li odpor R_p dostatečně malý a je-li také sekundár nízkoohmový, můžeme použít běžného elektronkového

Obraz 6. Úprava pro zvětšení vstupní impedance fázoměru.

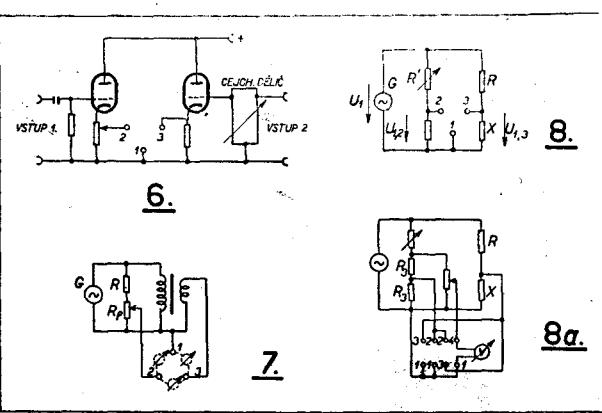Obraz 7. Improvisace metody tří voltmetrů pro měření na transformátoru. — Obraz 8, 8a. Měření impedance metodou tří voltmetrů.



voltmetru s nesymetrickým vstupem, při čemž ovšem nesmíme přístroj uzemnit. Vhodný je také bateriový elektronkový voltmetr. — Změříme-li pak napětí $U_{1,3}$ a potenciometrem nastavíme $U_{1,2} = U_{1,3}$. Konečně stanovíme napětí $U_{2,3}$, ze kterého výpočtem určíme hledaný fázový úhel.

Máme-li měřit fázový úhel proudu, vytvoříme na vhodných odporech úbytky napěti, jejichž poměr můžeme již stanovit podle některého právě popsaného způsobu.

Methodou tří voltmetrů lze také výhodně měřit i impedanci (obrázek 8). Zvolíme $R \gg X$ (alespoň o dva řády), pak $U_{1,2} = U_1 X/R$. Je-li $U_1/R = 1/1000$ (viz let. č. 4, str. 88 t. 1.), udává voltmetr v millivoltech přímo impedanci v Ω . Voltmetr přepneme na svorky 1,2 a proměnným odporem R' nastavíme stejně napěti jaké bylo na svorkách 1,3. Napětí $U_{2,3}$ udává pak velikost fázového úhlu ($\sin\varphi/2 = U_{2,3}/2U_{1,2}$). — Zapojení je možné upravit tak, aby se dal zjistit fázový úhel pouhým nastavením potenciometru (obrázek 8a).

Ve všech uvedených případech je možné stanovit smysl fázového posuvu jedině nepřímo, přidáním pomocného člena, který změní úhel ve známém


smeru. Vzrostě-li zařazením tohoto člena celkový fázový úhel, je natočení stejného smyslu, zmenší-li se, je smyslu opačného.

Fázové úhly je možno měřit také osciloskopem. Na jedny destičky přivádíme napěti srovnávací, na druhé napětí, jehož fázový úhel chceme stanovit. Na stínítku vznikne podle okolnosti elipsa, kružnice nebo přímka (obrázek 9). Stanovíme úrovně obou napěti tak, aby vzniklý útvar byl vepsán do čtverce, který je nakreslen na stínítku obrazovky (anebo na rastrovém zařízení). Rovnice křivky je:


$$U_x = U_x \sin(\omega t + \varphi)$$

$$U_y = U_y \sin \omega t$$

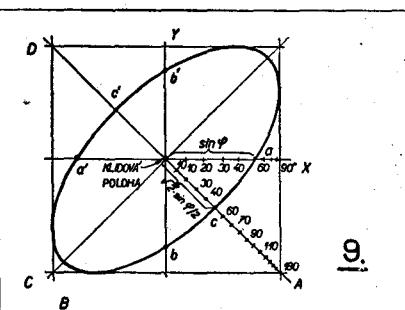
při čemž $U_x = U_y$. (Klidová poloha prsku je ve středu čtverce.) Pro body a,




9.

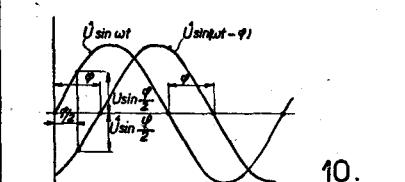

10.

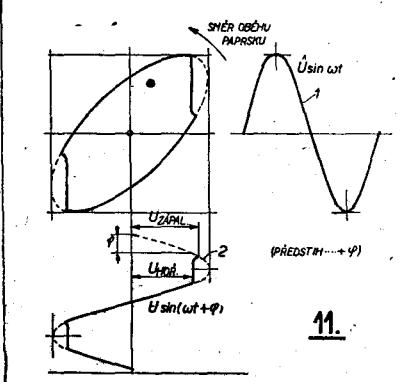


11.

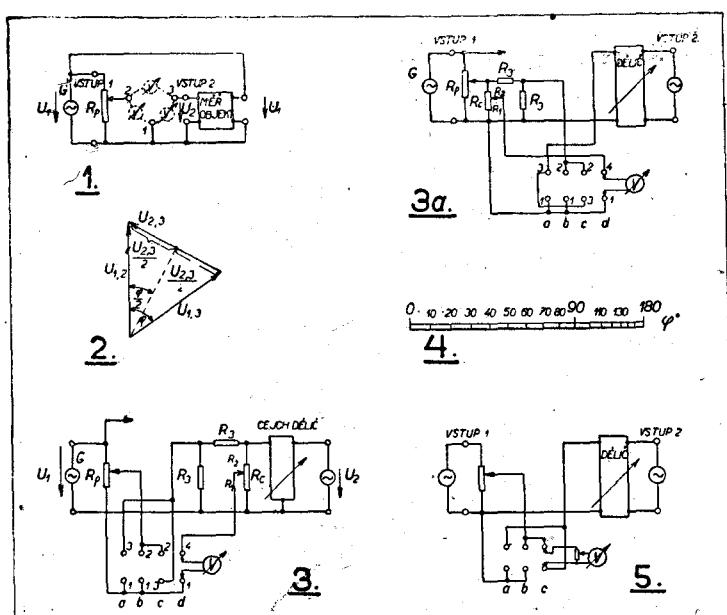

Obraz 1 až 5. Měření fázového úhlu metodou tří voltmetrů (1 - podstata; 2 - vektorový diagram, 3, 3a - skutečné zapojení; 4 - průběh stupnice lin. potenciometru R_c ; 5 - jiné zapojení.)

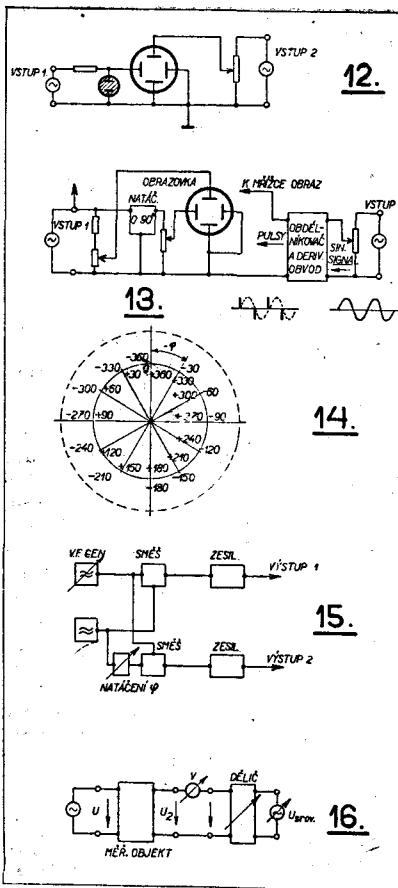Obraz 9 až 11. Měření fázového úhlu osciloskopem (8 a 9 - odvození stupnice na osách a na úhlopříce; 11 - zjištění smyslu fázové deformace doutnavkou).



Obrázek 12. Způsob připojení na osciloskop a zapojení pomocné výbojky. — Obrázek 13. Měření fáze pomocí kruhové časové základny; dovoluje měřit fázi v rozmezí 0 až 360 stupňů (obrazek 14). — Obrázek 15. Kompensační metoda pro měření fáze. — Obrázek 16. Po- stup měření methodou kompenzační.

výbojky, které deformují průběh napětí (obrázek 11 a 12). Z tvaru křivky lze pak usuzovat na směr otáčení paprsku a z toho na polaritu fázového úhlu. Lze použít buď douthnavek anebo thyratronů, které mají výhodu v nízkém zápalném napětí, snadno regulovatelném zápor. předpětím mřížky.

Snadno lze také stanovit fázový úhel dvou napětí dvojupravkovým osciloskopem, opatřeným elektronkovým přepinačem. Zde je jasné patrné, že jde o předstih nebo dostih. Fázový úhel lze měřit přímo vhodným měřítkem.

Při všech měřených osciloskopem je potřeba mít na zřeteli, že při měření může snadno vzniknout značná chyba, vzniká-li v použitych zesilovačích fázové skreslení. Proto je nutno před měřením kontrolovat, zda jsou zesilovače vhodné pro tento druh měření.

Zajímavé a pro některé účely velmi vhodné je měření, které využívá kruhovou základnu. Pro tento účel je možno použít běžný obrazovky. Zapojení, založených na tomto principu, je celá řada. Zmínime se o jednom, které je velmi názorné a instruktivní (obrázek 13). Na výstupních svorkách generátoru je vedle měřeného objektu připojen obvod, který umožní získat kruhovou časovou základnu. Přitom má mřížka obrazovky tak velké negativní předpětí, že kružnice na stínítku,

kterou je nutno nastavit, je jen slabě patrná. Napětí, jehož fázový úhel chceme stanovit, přivedeme na zařízení, které ze sinusového průběhu vytváří脉冲, a ty přivádime na mřížku obrazovky. V okamžiku pulsu se paprsek rozsvítí a udá tak svou polohu přímo fázový úhel co do velikosti i smyslu. Tak lze stanovit fázi v rozmezí od 0 do 360 stupňů (obrázek 14).

Fázový úhel a velikost napětí je možné určit velmi přesně metodou kompenzační. Měřené napětí srovnáváme s pomocným, jehož velikost i fázi můžeme známým způsobem měnit. Když se napětí navzájem vykompenzuje, rovnají se co do velikosti i fáze. Pro tento druh měření byl dříve používán tak zvaný Frankeho generátor, který se skládal ze dvou souosých strojů, jejichž statory bylo možno navázat natáčet o známý úhel. Zařízení mělo však řadu nevýhod, které plynuly přímo z konstrukce (na příklad kmotorec se měnil změnou otáček, takže nebylo možno frekvenci příliš zvětšovat). Dnes existuje celá řada elektronických zapojení, které umožňují natáčet fázi při neproměnném výstupním napětí. U kompenzačního zařízení je důležité, aby nastavení fázového úhlu nezáviselo na kmotoreci. Tento požadavek splňuje zařízení podle principu na obrázku 15. Jde tu o zázárový generátor, u kterého se využívá toho, že změna fázového úhlu výstupního napětí způsobí ekvivalentní změnu fáze v obvodu nf. Jelikož se fáze natáčí ve výstupním generátoru s pevným kmitotčtem, zůstává jejich hodnota stejná. Postup měření kompenzačního měřidla je patrný z obrázku 16. Na výstupu generátoru srovnávacího napětí nastavíme stejnou úroveň, jakou má měřené napětí. Měříme rozdíl obou napětí voltmetrem s transformátorovým

a platí, že $U_y = 0$. V tom případě $U_x = U_x \sin \varphi$. Protože U_x je úměrné délce oa , je také úsečka oa úměrná hodnotě $\sin \varphi$. Je proto možno na úsečku oa naměřit stupnici měřeného úhlu φ (obrázek 10). Totéž platí pro osu Y .

Chceme-li odčíst hodnotu φ jen na vodorovné ose, stačí nastavit úroveň ve směru osy X , aby křivka na stínítku se dotýkala pouze přímek A a B . Na amplitudě ve směru osy Y nezáleží, protože, jak bylo řečeno, v bodě a , resp. a' je U_y rovno nule.

Jde-li o úhly velmi malé nebo naopak blízké 90°, není čtení ve směru osy X ani Y dostačně přesné. V takovém případě je vhodnější určovat průsečík křivky s úhlopříčnou, kterou čára protináší pod úhlem 90°. Zbývá jen stanovit stupnice pro přímé čtení φ na úhlopříčce. Vyjdeme z obrázku 10. Bod, vytvořený elektronovým paprskem, je ve vrcholu elipsy, když

$$-U \sin \omega t = U \sin(\omega t - \varphi)$$

Z této rovnice vychází podmínka pro vrchol elipsy:

$$\omega t = \varphi/2$$



Pak jsou úseky na osách X a Y stejné a rovné $U_x \sin \varphi/2$. Z toho plyne délka poloosy elipsy:

$$oc = U \sin \varphi/2 \cdot \sqrt{2} = oa \cdot \sqrt{2} \cdot \sin \varphi/2$$


Stupnice, stanovená z poslední rovnice, je zakreslena na obrázku 9. Smysl fázového úhlu lze stanovit buď jak bylo uvedeno, anebo důvtipnou metodou, popsanou v únorovém čísle Slaboproudého obzoru, roč. 1948. Podstata spočívá v tom, že se do jedné anebo do obou cest zařadí

Obrázek 17. Podstata přímo ukazujícího fázoměru: signály se promění v obdélníky s amplitudou stejnou pro oba kanály; jejich kombinace vznikou obdélníkové脉冲, které ovládají spouštěcí obvod. — Obrázek 17a.

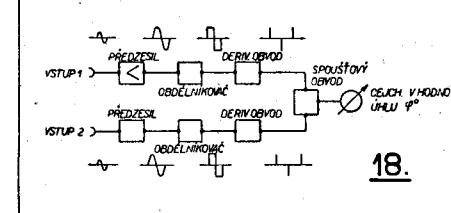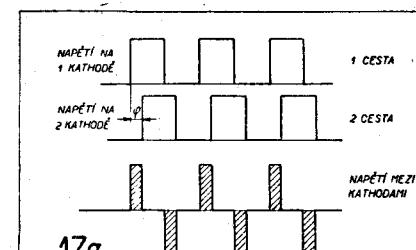
Obrázek 18. Nejjednodušší fázoměr s přímým údajem. Signál se převede v obdélníkový průběh a derivací v krátké脉冲, které ovládají spouštěcí obvod. Také zde je střední hodnota proudu úměrná fázovému úhlu.



18.

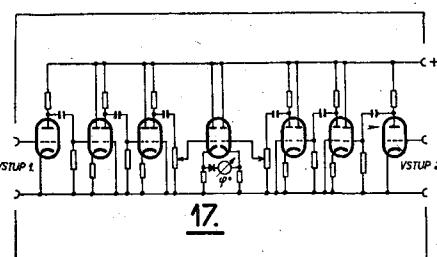

17.

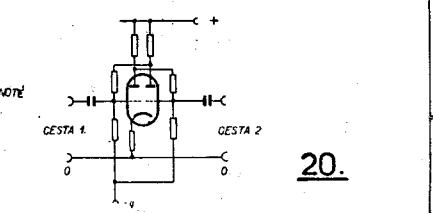

20.

vstupem (že ovšem také použít voltmetru s asymetrickým vstupem, ale s bateriovým napájením) a natáčíme fází, až voltmetr ukazuje nulovou anebo velmi malou výchylku. I v tomto případě je výhodné použít voltmetru nebo indikátoru s laděným obvodem, aby se eliminoval vliv harmonických a rušivých napětí.

Všechn doposud popsaných metod je možné velmi dobře použít, ale pro nutnost nastavovat několik hodnot, je měření zdlouhavé. Potíže jsou však odstraněny u moderních, přímo ukazujících fázoměrů, které nadto ukazují správně až do značné vysokých kmitočt. Princip takového přístroje je na obrázku 17. Měřený signál přichází na předzesílaci stupeň, z něhož je veden dále na řadu omezovačů amplitudy (limiterů), které promění původní signál sinusového průběhu na obdélníkové kmity. Jejich amplituda se nastaví tak, aby byla stejná pro oba kanály. Obdélníkové napětí se konečně přivede na mřížky obou systémů dvojitě triody. Klidové předpíti těchto elektronek je nastaveno tak, aby ve stavu bez signálu jimi nepronikal proud.

Přivedeme-li na oba vstupy přístroje napětí různých velikostí proti sobě fázově natočená, vznikne mezi kathodami dvojitě triody obdélníkové střídavé napětí (obrázek 17a), které po usměrnění dává signál, jehož střední hodnota je úměrná jen fázovému úhlu obou napětí. V tomto případě zjistíme rychle fázový úhel co do velikosti. Chceme-li znát také smysl měřeného úhlu, musíme použít pomocného obvodu jako v případech předešlých.


Nejjednodušší fázoměr, který přímo ukazuje úhel od 0 do 360 stupňů, je znázorněn na obrázku 18. U tohoto zapojení se měřený signál převádí přes obdélníkový průběh na krátké pulsy, které ovládají spouštěcí obvod. Proud, protékající měřicím přístrojem, zapínají pulsy jednoho kanálu; následující pulsy druhého kanálu jej opět vypínají. Proud protéká tedy jen v intervalech mezi dvěma sousedními pulsy jedné a druhé modulační cesty (obrázky 19 a 20).

Pro úplnost uvedeme ještě *vektorgraf*, který udává na stínítku vektor napětí, proudu nebo impedance co do velikosti i fáze. Jistě je hodno zmínky, že první zařízení tohoto druhu (ovšem pro účely silnoproudé) vynalezl a sestrojil profesor Vysoké školy technické v Brně Ing. Dr Milan Krondl. Zařízení obsahovalo dva wattmetrové systémy, z nichž jeden udával reálnou, druhý imaginárnou složku. Každý z obou systémů ovládal pohyb jednoho zrcátka, které odraželo světelný bod, udávající na stínítku vrchol měřeného vektora. Asi před dvěma léty se objevil v časopisech popis vektorgrafu opět s dvěma wattmetrovými systémy, který však již pracoval v celém rozsahu akustických kmitočt.

Tím jsme probrali způsoby měření fáze v takovém rozsahu, jaký je přiměřený pro první souhrnné pojednání v tomto listě, a pro jeho obsahové zaměření. Měření fáze je dnes dosti důležitým oborem, nejenom pro kontrolu složitých elektrických čtyrpótlů, ale zejména pro vývoj elektroakustických přístrojů; tato důležitost se nepochybňuje projeví vznikem dalších, ještě rozvinutějších přístrojů.

Miniaturní MEZIFREKVENČNÍ FILTRY

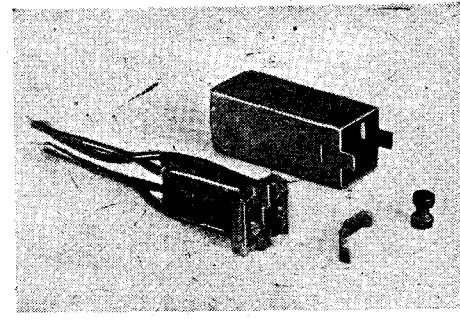Skutečná velikost zobrazovaného mf filtru je asi jako nepříliš vzrostlý palec: $20 \times 20 \times 45$ milimetrů. Protože použité železo není zvlášť vhodné, je činitel jakosti poměrně malý, vyhoví však pro běžné účely.



Po zhlédnutí miniaturních mf transformátorů zahraničního původu snažili jsme se o podobnou konstrukci s materiálem běžně dostupným. Cílem bylo podstatné zmenšení rozměru a úspora výrobkového obvodu při zachování dobrých vlastností mf obvodu. Základní součástí jsou drobné kostříčky, vypilované z výrodejních železových jáder. Nejlépe se osvědčí materiál z jádra tvaru H (vzorky označeny SiI), lze však použít i jiných. Dodačovací železové šrouby myslí v ose vzduchové bublinky, které způsobí rozpadnutí kostříček téměř hotových, nebo se při stejném počtu závitů resonanční kmitočty značně liší. Výroba kostříček je velmi snadná a jde stejně dobře na malém soustruhu jako na vrtáčce, upnutí ve svéráku nebo jen v dovedných rukou.

Kostříčky jsou malé a materiál většinou velmi křehký; proto hotovou kostříčku před navinutím dvakrát vykoupeme v řídkém roztoku trotilitu v benzenu. Roztok vysákejte do povrchové vrstvy materiálu, kde zaschnete. Po dalším namočení vystrojí trotilit na povrchu lesklou souvislou vrstvu, která zvětší pevnost.

Po důkladném zaschnutí navineme potřebný počet závitů drátu 0,07–0,08 měděnského. Počet závitů si zájemci musí zjistit pokusně sami, neboť se bude lišit podle použitých železových materiálů a ladících kapacit.

V našem případě to bylo 370 závitů drátu 0,08 měděnského při ladících kapacitách 52 pF.


Navinuté cívky jsou zlepeny do pertinaxové nosné destičky, na které jsou též upevněny keramické trubičkové kondensátory, pokud možno mimo dosah magnetického pole cívek.

Na horní části pertinaxové destičky je nasunuta a zlepena destička s dodačovacími kondensátory, kterou zhotovíme z pleksi, pertinaxu nebo jiné isolaci hmoty. Kondensátory jsou stiskací, běžného provedení.

Po sestavení a přiletení vývodů je nosný systém zasunut do krytu rozměrů $20 \times 20 \times 45$ spájeného z měděného nebo zinkového plechu tloušťky 0,5 mm. Zajištění je provedeno mosazným perem.

Po předbehném vývážení „na sucho“ je mezifrekvence připravena k montáži do apáru.

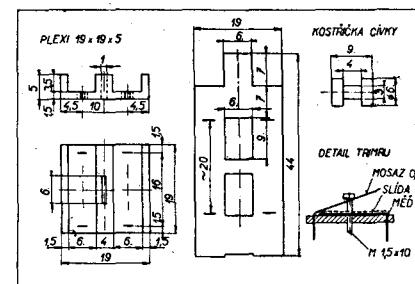Popsané cívky byly vyzkoušeny v několika bateriových i trpasličích síťových pří-




strojích a dobře vyhověly. Při zkoušce Q-metrem byl výsledek méně optimistický; činitel jakosti asi 60–80, ale i to stačí. Než budeme moci využít výrobek, které se pro dosažení malých rozměrů hodí, poslouží snad tento návod jako uspokojivá improvisace.

Milan Šubrt, Stanislav Wolf

Ochrana stínítek obrazovek

Při použití speciálních obrazovek s velikou citlivostí, které se vyskytují na př. v radarových zařízeních, naskytá se potřeba chránit stínátko před přetížením a poškozením silným proudem elektronů, zvláště v těch místech, která přísluší stálym ozvěnám od nepohyblivých předmětů. V časopise Wireless World, 1948, str. 158, je uvedeno zajímavé zapojení s pomocnou obrazovkou C1 (viz obrázek). Jde o elektronku s mosazovou elektrodou S, která pracuje na stejném principu, jako u televizních snímacích kamer a s prstencovou

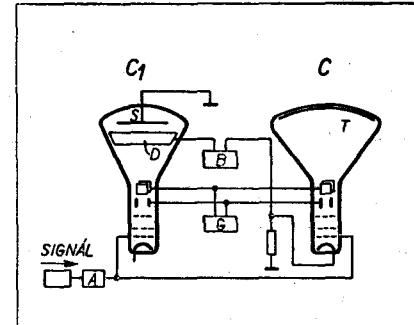


anodou D. Mřížky i vychylovací systémy obou obrazovek, indikační i kontrolní, jsou napájeny společně z rádfkovacího generátoru G a ze signálního zesilovače A. Příliš silný signál, který by působil přílišně stoupnutí intenzity elektronkového paprsku v obou obrazovkách má za následek změnu napětí na anodě D. Zesilovač B přenesne ve stejně fázi impuls na katodu indikační obrazovky, takže následuje okamžité potlačení jasnosti stopy na dovolenou mez.

V. R.

Casová lupa

Pro studium elektro-mechanických zjevů uvedl Kodák novou filmovací komoru s největší rychlostí až 3000 obrázků za vteřinu. Na komoru je možno připojit zadu zvláštní nástavec, kterým možno současně promítat na zadní stranu filmu osciloskopem ze stínítka obrazovky. Tím vznikne na políčku současný záznam elektrického a mechanického úkazu. Tak byla studována činnost rtutových spinaců. Vypinač byl filmován a současně byl snímán osciloskop svorkového napětí, takže při promítání bylo na obrázku zřetelné patrné, ve kterém okamžiku a při které poloze rtutové kapky nastane přerušení proudového okruhu. (Rew. of Sc. Instr., č. 9/51, str. XIX.)

O. H.

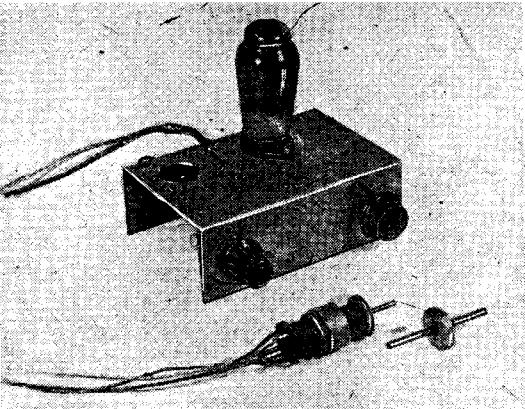

POKUSY S MAGNETOSTRIKCÍ

Nadzvuková či ultrasónická energie, totíž poměrně mocné chvění o kmitočtu nad 20 kc/s, má dnes použití stále významnější a rozmanitější. Způsob z nejsnazších, jakým ji získáváme, využívá magnetostrikci: tělesa z některých ferromagnetických látek, vystavená účinku magnetického pole, mění své rozměry podle sily tohoto pole, a v poli střídavém, s využitím mechanické resonance, vzniká dosi mocné chvění, vhodné pro některé účely nad zvukové techniky.

Ing. M. Pacák


Podstátu magnetostriktivního zjevu objevil a po prvé popsal J. P. Joule již roku 1874. Po něm, dlouho před praktickým využitím zjevu, prostožoval úkaz další fyzikové a určili základní poznatky. Železo, nikl a kobalt, jejich slitiny i s některými kovy nemagnetickými jeví v magnetickém poli význačnou deformaci, která je největší ve směru siločar pole a dosahuje řádově statisícné délky. Při plynulém vzrůstu magnetické indukce se smršťují, jiné se prodlužují, jiné se nejprve zkračují, poté prodlužují nebo naopak (obraz 1), ale vždy bez vlivu polarity pole. — Magnetostriktivní úkaz závisí také na způsobu zpracování látky a na teplotě; s jejím vzrůstem klesá, až zmizí při Curieově teplotě, kdy kov přechází v nemagnetickou fazu.

Ú železa a litého kobaltu existují kritické hodnoty magnetické indukce B , při nichž magnetostrikce mizí. Při větších nebo menších B mají deformace opačné znaménko a počáteční část křivky má výrazné maximum. Při značných B objevuje se stav nasycení, při němž magnetostriktivní deformace dále nestoupá. To je zvlášt patrné u niklu, který jeví nasycení už při poměrně malé indukci asi 200 gaussů, má také nejsilnější magnetostriktivní zjev, který probíhá beze změny znaménka. Tak je tomu u niklu čistého; slitiny železa a niklu mají zajímavou nepravidelnost v tom, že poměrně silný magnetostriktivní zjev čistého niklu mizí u slitiny asi s 80 % Ni, aby se při klesajícím podílu niklu objevil s opačným znaménkem, s klesající větví při slitině se 76 % Ni, s průběhem téměř lineárním (nasycený stav daleko za obvyklým B) při slitině asi s 29 % Ni, (blízký invaru) a s průběhem dosti podobným čistému niklu až na opačné znamení při pouhých 6 % Ni a 94 % Fe. — Význačný magnetostriktivní efekt mají i jiné slitiny: Monel u v krov (68 % Ni, 28 % Cu, malé příslušiny Fe, Si, Mn a C), cekas (59,9 % Ni, 11,2 procenta Cr, 26,9 % Fe, 2 % Mn), indilatan a pod.

Jako většina fyzikálních zjevů je i magnetostrikce úkazem zvratným. Působíme-li tahem na př. na niklovou tyč, která je libovolným směrem podél své osy zmagnezována, tu její magnetická indukce klesne; při stlačení směrem délky naopak vzroste. Toho se používá při indikaci magnetostriktivních kmotu a u oscilátorů.

Je-li magnetostriktivním objektem tyč nebo trubku a vystavíme-li ji magnetickému poli střídavému, které je přiloženo na vhodně velké pole stejnosměrné, vzniknou v tyči podélné elasticke kmity o téměř kmotu, jako budíci pole. Stejnosměrná

superposice je tu nezbytná, jinak by při kladné i záporné hodnotě vznikaly deformace stejněho znaménka a jejich kmotu byl by dvojnásobný. Podélné chvění, které tak vznikne, je zvláště mocné tehdy, shoduje-li se kmotu pole s vlastním základním kmotem tyče. Tem je určen jednoduchým vztahem vepsaným v obrázku 3, kde je také nejúčelnější tvar resonátoru: tyč, upevněná uprostřed délky. Vlastní kmotu závisí jen na délce tyče l (cm), na modulu pružnosti E (dyn/cm²), který spolu se specifickou hmotou ρ určuje rychlosť zvuku v použité látce. Vlastní kmotu nezávisí na průřezu tyče. Vyšší resonance, při nichž je možné tyč rozkmitat, nastávají při celistvých násobcích kmotu f_0 . V tyči, upravené podle obrázku 3, vznikají stojaté kmity s kmity na volných koncích a s uzlem v místě uložení. Protože rychlosť zvuku je větší než kovu zhruba 5000 km/s, vychází tyto přibližné délky resonátorů l :

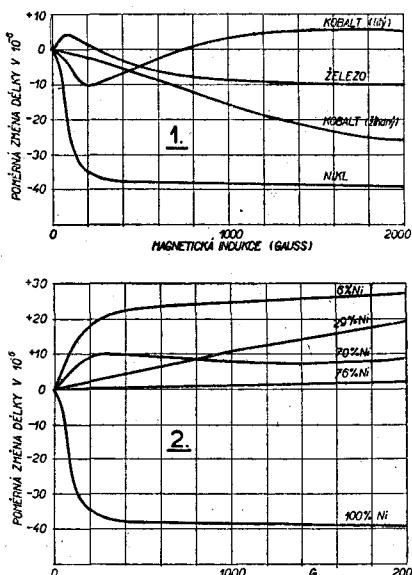


Snímek nahoře ukazuje zkušební oscilátor obou druhů s magnetostriktivním resonátorem v pořadí. — Obraz 1 a 2. Statický magnetostriktivní efekt u kovů a slitin. — Obraz 3. Jednoduchý tyčový resonátor. — Obraz 4. Resonátor se zatíženými konci, pro získání menšího rezonančního kmotu. — Obraz 5. Pierceův resonátor pro 300 kc/s. — Obraz 6. Resonátor s radiálním vyzařováním.

Pro kmotu 3 10 30 100 300 kc je délka 1 83 25 8,3 2,5 0,83 cm. Kmotač, který můžeme získat magnetostriktivním oscilátorem na základní rezonanční frekvenci, bude tedy při účelné délce tyče zhruba v uvedeném rozsahu. Při rezonanci jsou deformace větší než při statickém stavu; dosahují asi 10^{-4} délky tyče.

Magnetostriktivní vlastnosti látek je možné kombinovat s různými zámery. Na př. slitiha cekas poskytuje resonátory s nejmenším útlumem, resp. s činitelem jakosti asi 6000, proti hodnotám asi 750 u tvrdého a 170 u měkkého niklu. Je to vliv výhodnějších elasticke vlastností, t. j. menší elasticke hysterese. To je výhodné pro použití magnetostriktivních oscilátorů jako normální kmotu. — Jiná možnost je v použití trubky a jádra, dokonale svařených z různých látek tak volených, aby se jejich teplotní součinitele magnetostrikce vzájemně vyvážily na nulu. Takové resonátory dosahují vynikající stability kmotu při změnách teploty; jsou však dnes nahrazeny přičně kmatickými křemenovými výbrusy. — Podobné vlastnosti měly by patrně i keramické tyče s tenkým povlakem niklu jehož účelem bylo jen vyvodit podélné kmity v látce, která sama nemá magnetostriktivní zjev a její mechanické konstanty jsou velmi stálé. Výplň z olevy v niklové trubce umožní získat menší vlastní kmotu.

Vedle prostého tyčového resonátoru podle obrazu 3 a jeho obměn, na př. upevnění tyče ve čtvrtinách délky, byly vyzkoušeny složitější tvary resonátorů. Magnetostriktivní tyče na obrazu 4 má na koncích závazí o hmotě M a dává při téže délce menší základní kmotu. Podobné jsou tyče s hliníkovými destičkami na koncích, které vyzařují podstatně větší energie než poměrně malý průřez tyče. — Resonátor podle obrazu 5 vyzkoušel Pierce v autooscilátorovém zapojení a získal s ním poměrně vysoký kmotu 300 kc/s. Je-li žádána nadzvuková energie,

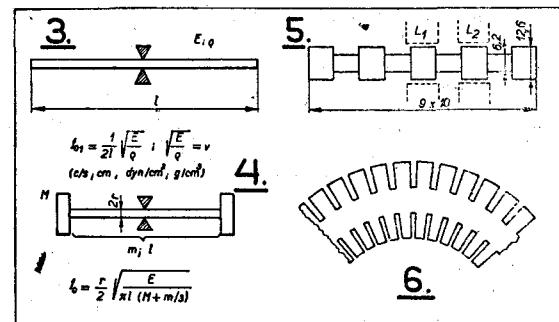

která se šíří paprskově v rovině, vyhoví uzavřený kruh z magnetostriktivní látky, magnetovaný toroidálním vinutím. Kmitá tak, že se periodicky zvětšuje a zmenší; jeho základní vlastní kmitočet je dán vztahem

$$f_0 = v/2\pi r,$$

kde v je rychlosť zvuku, jako prve a r je střední poloměr kruhu. Vyšší vlastní kmitočty netvoří však celistvé násobky jako u přímé tyče, nýbrž postupují s koeficienty

$$\sqrt{1 + (1 - k)^2},$$

kde k je pořadové číslo vyššího kmitočtu. Pro menší rozměry při daném kmitočtu nebo pro menší kmitočet při daných rozdílech vyzkoušel Kallmeyer kruhový resonátor podle obrazu 6, kde toroidální vinutí bylo v mezerách jazyků, nebo byly jazyky po vnějším obvodu kotouče opatřeny rozšířenými konci a ovinuty podobně, jako póly u rotoru elektrického stroje; resonátor sám byl složen z izolovaných plechů pro omezení výfivých proudů. Tím jsme aspoň letmo vyčerpali základní věci v oboru magnetostriktice; podrobnější informace, také o použití nadzvukových kmitů ve vědě i v technice obsahuji díla, uvedená na konci stati.

Magnetostriktivní generátory využívají dnes elektronik a jsou zhruba dvojí. V prvním je elektronka oscilátorem vhodného typu, na př. $L-C$, a resonátor dostává energii přes budici cívku, která může být součástí elektrického rezonančního obvodu, nebo je od něho oddělena vloženým zesilovacím stupněm. V tomto případě jde o magnetostriktivní kmitání nucené, i když blízké nebo shodné s vlastním mechanickým kmitočtem resonátoru. Druhý typ generátoru využívá resonátoru jako součásti určující kmitočet, nejčastěji tak, že budici cívka je v anodovém obvodu elektronky a do mřížkového obvodu je vložen zapojena cívka, nasunutá na druhém konci tyče; zvratný magnetostriktivní efekt indukuje v mřížkové cívce napětí, které vyvolá zpětnou vazbu. Oba typy byly předmětem několika prostých pokusů v reakční dílně; jejich výsledek teď uvedeme.

Úpravu resonátoru znázorňuje výkres 7. Trubka z čistého technického niklu, vyrobena provrtáním (dostí obtížným) tyče průměru 5 mm na světlost 4 mm, byla natvrdo připájena k mosaznému kotouči D . Polovice délky trubky byla proříznuta, aby ztráty výfivými proudy byly omezeny. Druhá část byla opatřena zátkou r , připájenou na tvrdlo. — K desce D byly přišroubovány kostry $K1$, $K2$ z pertinaxu s vývody a vinutími. Jedna měla dvojí vinutí, La s 1500 závití měděného drátu 0,15 mm, izolovaného emalem a



hedvábím, napojeného impregnačním lakem a dobře vysušeného; na důkladné vrstvě izolace bylo druhé vinutí, Lg , s 200 závití téhož drátu. — Na druhé kostře bylo 4000 závitů drátu 0,1 mm, email, jako cívka Lg , určená pro druhý typ oscilátoru. Úprava dovoluje vyvinutí středního pole, i když je přes resonátor navlečena stínici kovová trubka. Zvláště v tomto případě, ale i bez krytu, omezuje úprava dostatečně magnetickou vazbu mezi levou a pravou cívku, takže v Lg' je při chodu generátoru skoro výlučně napětí, indukované inversním magnetostriktivním efektem. Na důkladné pájecí svorky jsou přivedeny stíněné kabely k anodovému a mřížkovému obvodu, které vycházejí směrem vpravo. Stínici a resonátor sám jsou spolehlivě spojeny s kostrou elektronkového generátoru a se zemí.

Elektronková část přístroje sotva potřebuje podstatnější zmínky a pokusná úprava je vystížena snímkem. Začali jsme práci s elektronkovou EBL 21, pro větší energii jsme však přešli k AL5. Obojí typ generátoru vystačil s malými odchylkami též úpravy. Triodové zapojení se ukázalo výhodnějším. Potřebnou ss magnetizaci tvořila ss složka anodového proudu v La .

Na obrazu 8a je první typ generátoru, kde vinutí La a Lg jsou na této kostře, a kondenzátor C tvoří zpětnovazební laděný obvod s kmitočtem určeným hodnotami La a C podle známého vztahu.

C je pertinaxový ladící kondenzátor (výprodej) s kapacitou 5000 pF; říditelný Rg dovoluje měnit energii oscilací. Induktivnost La , změřená na můstku, činila 18 mH, takže při C 1500 pF byl kmitočet 30 000 c/s, rovný mechanické rezonanci použité délky trubky. Energické kmitání rezonátoru se projevovalo slyšitelným šumem, který značně zesílí, byla-li ke konci tyče zlehka přiložena holicí čepelka nebo pinceta. Přitisknutí kovového předmětu se jevilo skřípavým zvukem, jeho klouzavým unikáním s místem dotyku, zteřeným tlakem od tyče a konečně zánikem oscilací v magnetostriktivní tyči, když bylo přitlačeno příliš silně. To bylo prakticky stejně na obou koncích tyče. O tom, že tyč osciluje, jsme se přesvědčovali jednak měřením napětí z cívky Lg' , tedy zvratným efektem, jednak přiložením piezoelektrického výbrusu ze Seignettovy soli ke konci tyče a opět měřením napětí, které při chvění vznikalo na polepech krystalu.

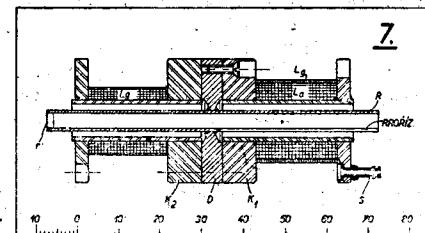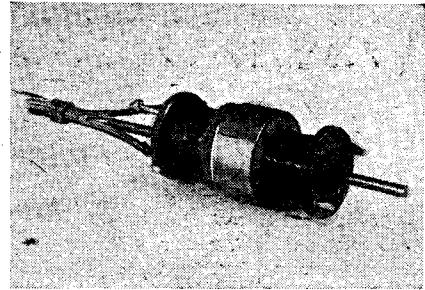Při rezonanci vznikalo v průběhu ladění zřetelné maximum, ale vyskytovala se i maxima podružná, důsledek buzení na vyšších harmonických kmitočtech. Přímá indukce La a Lg' byla nejméně




desetkrát menší než napětí z inversního zjevu, které známeně vzrostlo, když byl k cívce přiblížen podkovový nebo krátký tyčový magnet, jak je vyznačen v obraze 8b.

Přestože byla buzená polovice tyče proříznuta, takže netvořila závit nakrátko v celém obvodu průseku, přece kov po krátké činnosti dosáhl teploty nad 100° Celsius; asi 1 watt z energie elektronky je tedy ztracen v tepli.

Magnetostriktivní oscilace byly přesto dosti mocné a k utlumení bylo potřeba tlaku asi 10 kg směrem osy na konec tyče. Při použití niklové trubky o slabší stíni (asi 0,1 mm) byla však energie značně menší, stejně i ztráty.

Druhý typ generátoru, kde rezonátor sám určuje kmitočet, má zaručeno, že rezonátor pracuje na vlastním kmitočtu; La nemusí proto mít ladící kondenzátor. Mřížkový obvod elektronky je spojen s cívka Lg' , v níž je buzeno napětí obráceným magnetostriktivním zjevem. La a Lg jsou v tomto případě vinutí v témž smyslu, jak je to i se správným zapojením vyznačeno na obrázku 8b. V udané úpravě byla napětí na La a Lg' asi 1:16, přepočteno na stejný počet závití obou vinutí. Nasazované oscilace bylo lenivé, dokud nebyl k Lg' přiložen magnet; s ním ve správné polaritě nasadily oscilace hned a měly větší energii, zdaleka však ne takovou, jako u předcházejícího typu; poměrně malý tlak na levý konec tyče stačil k utlumení. Menší energie se jevila i menší teplotou buzeného konce tyče; naopak dovoloval tento konec větší zatištění. Při pentodovém zapojení byla činnost o něco živější a nasazování oscilací snazší, ale napětí na anodě mělo značně vyšší kmitočty a rezonanční kmitočet byl méně výrazný.

Při těchto pokusech byla stejnosměrná magnetizace tvořena stejnosměrnou složkou anodového proudu. Při návrhu cívek musíme stanovit počet závitů La také se zřetelem na to, aby ss magnetizace padla asi doprostřed strmé části křivky na obrazu 1. To je zvláště závažné, používáme-li k ss magnetizaci samostatného obvodu. Považujeme-li budici cívku zhruba za dlouhý solenoid, je intensita magnetizace v jeho ose dána vztahem

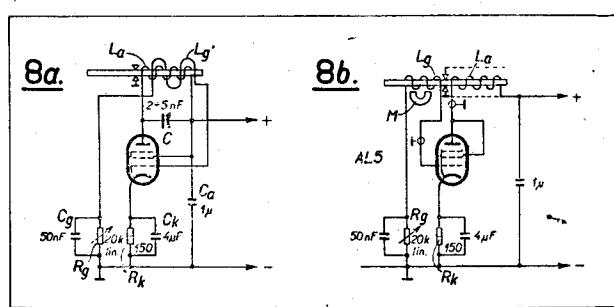

OSCILOSKOPY

se stejnosměrnými zesilovači Část II. Vícestupňové symetrické zesilovače

Jak bylo uvedeno minule, je pro většinu použití třeba, aby osciloskopy měly citlivost větší, než je možno dosáhnout jediným zesilovacím stupněm. V továrních osciloskopech provádějí se tedy i s těmi zesilovače vesměs jako dvoustupňové v souměrném zapojení. — Vice než dva stupně nejsou nutné, pokud nežádáme rozsah nad 2 Mc/s. Maximálně použitelné zesílení v zesilovače je totiž dáné tak zvláště stabilitu vstupních elektronek, redukovánou na jejich mřížku. Tato stabilita bývá řádu 1 mV a počíná se jevit u přístrojů s citlivostí větší než 10 mV/cm. (Výběrem elektronek a stabilisací napájecích napětí by pak snad bylo možné zvětšit citlivost maximálně na 1 mV/cm.) K tomu zcela stačí dva stupně.

2. Řízení citlivosti a zapojení vstupních obvodů.

Všeobecně žádáme u osciloskopu pokud možno největší vstupní impedanci. Za dobrý se považuje přístroj se vstupním odporem větším než 2 MΩ a kapacitou menší než 20 pF. Chceme-li plně využít citlivosti zesilovače a nejdále o přístroje určené jen pro frekvence pod 10 kHz, nemůžeme zapojit na vstup obyčejný potenciometr, ať již lineární nebo logaritmický, protože u větších kmitočtů by se nepříznivě projevovaly vnitřní kapacity regulátoru (viz Radioamatér č. 12, r. 1946, str. 302).

Můžeme si pomocí tím, že před regulátorem o přiměřeně malém odporu, na př. 10 kΩ, předědime pevný odpór, který s ním tvoří dělič v nějakém dekadickém poměru, obvyklejne 1:10 nebo 1:100. Tak dostaneme zvětšenou vstupní impedanci pro citlivost, která je snížena v tomto poměru. Dodnes je toto zapojení velmi rozšířené, ovšem již jen u přístrojů méně dokonalých. Dnes známe úpravy dokonalejší, kde velkou

$$H = 0,4 \pi n I/l,$$

kde n je počet závitů a proud, l je délka solenoidu. Ve vložené ferromagnetické látce s permeabilitou μ vznikne indukce $B = \mu H$. Tak můžeme vhodné hodnotu B je tam potříž, že permeabilita niklu závisí na tepelném zpracování, resp. na způsobu výroby: u měkkého niklu je až 600, u tvrdého jen 10 až 15 (Espe).

Z početných pokusů jsme uvedli jen výsledky závažné a vynechali ostatní, třebaže byly také zajímavé. Zájemce není tím podstatně zkrácen a magnetostriktní generátor, který ve snaze dostupné literatuře nebývá probrán zvláště podrobně, je možné aspoň v uvedené elementární podobě sestavit poměrně snadno.


Literatura: Šimonová-Čerovská: Ultrazvuk v průmyslu (ESČ, Praha). — Bergmann, Der Ultraschall (druhé vyd., VDI, Berlin 1939). — Tech. průvodce, Elektrotechnika I, str. 63 a 238.

3. Příklad symetrického dvoustupňového zesilovače.

Zapojení na obrázku 1 odpovídá dvěma za sebou zapojeným jednostupňovým zesilovačům, popsaným v našem předcházejícím článku v Elektronu č. 11/1951, obrázek 4. Obě dvojice elektronek mají velkou zápornou vazbu použitím poměrně velkých odporů v kathodových obvodech. Pokud jde o napájecí obvody, můžeme vždy dvě elektronky pokládat za spojené paralelně a v theoretických úvahách je nahradit jedinou elektronkou o dvojnásobné strmosti a proudech; ta při použitých hodnotách kathodového odporu téměř nezesiluje. Proto je zapojení necitlivé na kolsání napájecích napěti i na změny napětí na řídicích mřížkách, pokud jsou souhlasné. Přiváděme však na mřížku napětí opačné polarity, zpětná vazba v kathodě se ruší (pro $P_2 = 0$) a zesílení je stejné, jako bez záporné vazby. Při asymetrickém napětí pouze na jedné řídici mřížce (druhá zůstává na potenciálu kosy) nastává téměř přesná inverse, ale úhrnné zesílení dvojice elektronek je poloviční.

Tyto úvahy platí ovšem jen použijeme-li dvou přesně shodných elektronek. Jakákoli nerovnoměrnost se projeví nesymetrickosti zapojení a jeho zvýšenou citlivostí na kolsání napájecího a žhavicího napětí. V praxi ovšem nikdy nemáme elektronky naprostě shodné. Pomáháme si výběrem elektronek a jejich rozdělením do několika skupin přiblížně stejných dat. Při stanovení příspustné odchylky jednotlivých elektronek ze skupiny bereme v úvahu citlivost zesilovače. O výběru elektronek a stanovení tolerancí pojednáme na konci článku.

Vstupní signál se upravuje na vhodnou hodinu (v našem případě nejvýše 1 V) dekadickým děličem o čtyřech polohách, z nichž první přivádí napětí přímo na mřížku se svodovým odporem 2 MΩ, v polohách ostatních zeslabuje postupně v poměru 1:10, 1:100 a 1:1000. Tento dělič musí být ovšem pro vyšší kmitočty přesně vyrovnan zapojením kapacit paralelně k odporníkům děliče. Hodnoty jsou ve schématu, přesná kompenzace se provede dodávacími kondenzátory na hotovém přístroji. Zdánlivě by bylo výhodnější použít děliče s menšími kapacitami, čímž bychom dosáhli i menší vstupní kapacitou přístroje. Dynamická kapacita mřížky vstupní elektron-

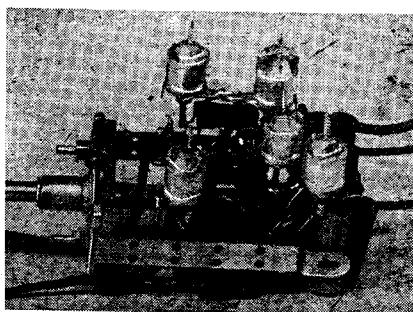


Obrázek 7. Vstupní dělič vertikálního zesilovače.

vstupní impedance nezískáme za cenu menší vstupní citlivosti.

Je to především vstup se zesilovačem s uzemněnou anodou („kathodový sledovač“), který má vlivem záporné zpětné vazby vysokou vstupní a malou výstupní impedance a sníženou vstupní kapacitu.

V kathodovém obvodu zesilovače můžeme pohodlně upravit plynulou regulaci při zachování nízkých impedancí. Nemůžeme to však použít v zesilovačích, protože bychom nemohli vykompensovávat napětí na jeho kathodovém odporu, a to je vždy o několik řádů větší než citlivost následujícího zesilovače. Kompensace by byla nepřesná a byla by nutná nákladná stabilizace napájecích napětí zesilovače s uzemněnou anodou.

U s těmto osciloskopů skoro výlučně řídíme citlivost zápornou zpětnou vazbou, obvyklejne přímo ve vstupních elektronkách. Tím dosáhneme regulace asi 1:10, zapojíme proto na vstupy dekadický dělič, jehož stupně přizpůsobíme potřebné citlivosti a největšímu napětí, které chceme na vstup přivádět. Frekvenční kompenzace děličů se dá lehko provést vyrovnáním vstupních kapacit tak, aby tvořily dělič v téměř poměru zapojením trimrů a pomocných kapacit, jež se nastavují obyčejně pomocí obdélníkového napětí, přivedeného na vstup v jednotlivých polohách děliče.

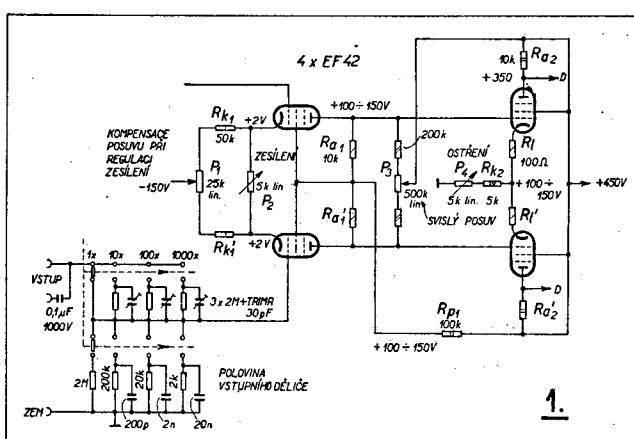

Obrázek 1. Zapojení dvojinného dvoustupňového stejnosměrného zesilovače.

ky se však mění podle nastavení vstupní záporné vazby při měnění citlivosti zesilovače (P_2) asi o 10 pF . Pevné kapacity děliče musí tedy být značně větší, aby se regulaci zesílení neporušovalo jeho vývážení. Snad by bylo výhodné pro největší rozsah (1:1000) změnit kapacitu 10 nF na $2-5 \text{ nF}$ a vyvažovací kondenzátor příslušně zmenšit. Pro nedostatek vhodných trimrů jsme však k tomuto řešení nemohli přistoupit.


Abychom mohli pozorovat i napětí mezi dvěma neuzemněnými body (nemusí být symetrická vůči zemi), mají mřížkové obvody obou vstupních elektronek shodné děliče, ovládané společně. Příklad děliče je na obrze 7.

Vstupní elektronky mají oddělené katodové odpory R_{k1} a R_{k1}' , zapojené na konci potenciometru P_1 , kterým vyrovnáváme malé odchyly v průběhu charakteristik vstupních elektronek. Běžec tohoto potenciometru je zapojen na záporné napětí asi 150 V . Je-li regulátor citlivosti P_2 spojen do krátká, elektronky pracují pro vstupní signálny bez zpětné vazby, mají maximální zesílení a kathody jsou na společném potenciálu, i když elektronky nejsou přesně shodné. Postupným zvětšováním odporu až na $5 \text{ k}\Omega$ zvětšujeme zpětnou vazbu a tím zmenšujeme zesílení až na desetinu. Nemají-li obě vstupní elektronky shodné charakteristiky, prochází jimi rozdílný proud. Protože při sníženém zesílení nejsou již kathody spojeny, zaújmou rozdílné potenciály, což se projeví posuvem obrazu. Potenciometrem P_1 musíme proto vyrovnat obvod tak, aby kathody obou elektronek měly shodný potenciál, nezávisle na poloze odporu pro regulaci zesílení.

Zesílené napětí se objeví v opačné pola-

Obrázek 2. Jak se sčítají napětí ve dvoustupňovém stejnosměrném zesilovači a jak dojdeme k potřebnému napětí zdroje, V_b .

Obrázek 3. Je-li stejnosměrná citlivost přes stínítko na př. 400 V , musí zesilovač dodávat 200 V max., t. j. 141 V eff. Je-li zesilovač dvojčinný, stačí 70 V eff z jedné elektronky, aby byl paprsek vychýlen přes celé stínítko.

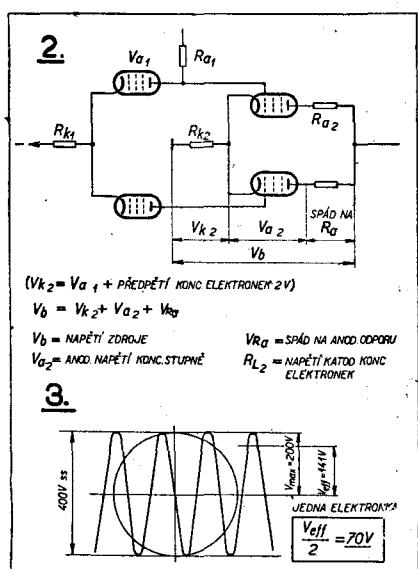

Obrázek 6. Provedení vertikálního zesilovače. Nahoře pohled shora, dole úprava pod kostrou.


ritě na mřížkách obou koncových elektronek. Jejich kathody se udržují na hladině středního potenciálu anod vstupních elektronek a jejich proud je určen hodnotou $RK2 + P4$. Malé odpory $R1$ a $R1'$ linearisují charakteristiky zápornou zpětnou vazbou. Odporom $P4$ nastavujeme jemně proud koncových elektronek; tím měníme střední potenciál anod, které jsou přímo spojeny s destičkami obrazovky — zaostřujeme obraz. Potenciometrem $P3$ řídíme posuv obrazu, neboť na mřížky obou koncových elektronek přidáváme stejnou směrnou složku napětí, jehož symetrie závisí na poloze tohoto potenciometru. Tímto způsobem vyrovnáváme i malé rozdíly charakteristik všech elektronek zesilovače.

Při návrhu takového zesilovače vycházíme z citlivosti použité obrazovky a zadaného frekvenčního rozsahu. Citlivost zesilovače je pak výsledkem vlastnosti zvolených elektronek. Kdyby tato citlivost vyšla pro zesilovač o velkém frekvenčním rozsahu menší než je požadována, nečiní obtíží upravit zesilovač vícestupňový. Jak bylo dříve uvedeno, je kritériem stálosti zesilovače citlivost osciloskopu, provedena na mřížku vstupní elektronky; je-li to potřeba, mřížku použít libovolného počtu stupňů, nepřekročíme-li vstupní citlivost 10 mV eff/cm .

Začneme tedy frekvenčním rozsahem zesilovače. Jednoduchý výpočet podle obvyklých vzorců pro horní pásmo odporového zesilovače ukáže vhodnou velikost anodového odporu koncových elektronek. Obecně se udává tak zv. užitečný rozsah zesilovače (usefull range), což je ta frekvence, při které nastává zeslabení na 70 percent. Odhadujeme-li paralelní kapacitu koncového stupně (kapacita anody jedné koncové elektronky, vychylující destičky a kapacita spoju proti zemi) na asi 25 pF , dostáváme pro rozsah do $0,7 \text{ mHz}$ anodový odpór $10 \text{ k}\Omega$. Podobně pro rozsah 70 kHz dostáváme anodový odpór $100 \text{ k}\Omega$, pro rozsah do 7 mHz výše $1 \text{ k}\Omega$ atd.

Z citlivosti obrazovky stanovíme napětí, potřebné pro vychýlení paprsku přes stínítko. Na př. obrazovka DN9-3 potřebuje k tomu asi 400 V . Při st. napěti to odpovídá maximální hodnotě 200 V (viz obrázek 3), neboť eff. hodnota 141 V. Při dvojčinném zesilovači je potřebné napětí, dodávané jednou elektronkou, 70 V eff, protože napětí obou se sčítají.

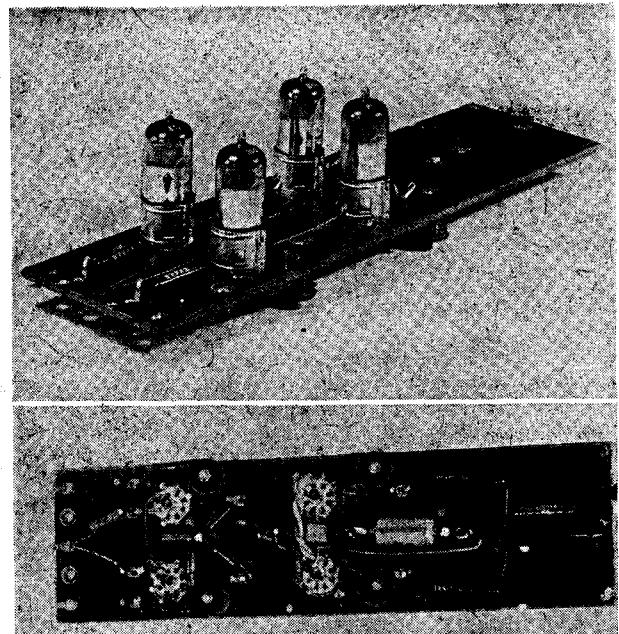Má-li elektronka dodat 70 V eff (t. j. 100 V max.), potřebujeme pro ideální pentodu tento spád na jejím pracovním



odporu. (V praxi až o 20 až 30 procent více). V našem zesilovači jsme zvolili, vzhledem k frekvenčnímu rozsahu anodové odpory $10 \text{ k}\Omega$, proud asi 12 mA . Pro správnou funkci předchozích elektronek potřebujeme na nich anodové napětí 100 až 150 V . Na téměř potenciálu budou i mřížky našich koncových elektronek a přiblížně i jejich kathody. Sečteme-li nyní všecká napětí, t. j. $V_k + V_a$, které v našem případě potřebujeme asi 200 V , se spádem na anodovém odporu, dostaneme potřebné napětí napájecího zdroje V_b (obrazek 2).


Odpor RK_2 v kathodách koncových elektronek určuje jejich anodový proud, neboť spád na něm musí odpovídat anodovému napětí předchozího stupně, zvětšenému o mřížkové předpětí v pracovním bodě koncových elektronek. Pro zvolený anodový proud $2 \times 12 \text{ mA}$, zvětšený o proud stínicích mřížek asi $2 \times 1,5 \text{ mA}$, a pro anodové napětí prvého stupně $100-150 \text{ V}$, je jeho hodnota asi $5 \text{ k}\Omega$. Potřebná hodnota se nastavuje proměnným odporem $P4$ tak, aby obraz na stínítku byl ostrý. Jelikož pro výstupní napětí 100 V potřebujeme na mřížici mřížky koncových elektronek asi 1 V a elektronka by při přivedení tohoto napětí již skreslovala, vkládáme do kathod odpory ($R1$), které zavedou zápornou zpětnou vazbu a linearizují charakteristiku. Zhruba možno pak říci, že snížíme-li zesílení těmito odpory na př. třikrát, potřebujeme třikrát větší vstupní napětí, ale dostaneme zhruba třikrát lepší linearity.

Úkázka provedení zesilovače je na snímku 6. Je v něm použito tlumivého v anodách elektronek pro rozšíření frekvenčního rozsahu.

4. Použití tohoto zesilovače v osciloskopu.

Obrazovky se symetrickým uspořádáním vychylujících destiček připojujeme na dva takové zesilovače, z nichž jeden je připojen na vodorovně vychylující destičky, druhý na svisle vychylující. Střední potenciál obou páru vychylujících destiček

5.

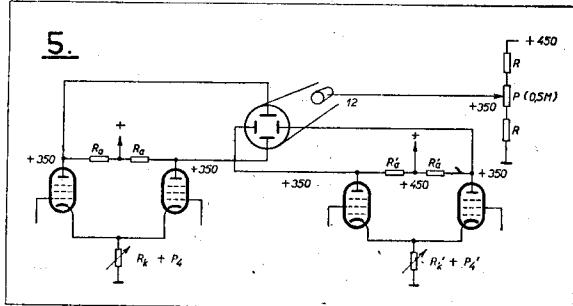

Obraz 5. Napájení druhé anody obrazovky při použití dvou stejnosměrných závodů, napájejících symetrickou trubici.

Dole: Obraz 4, zapojení stejnosměrného osciloskopu Vilnes 4911.

musíme opět uvést na stejnou hladinu s druhou anodou obrazovky. Z toho důvodu napájíme druhou anodu obrazovky z příslušného děliče (viz obr. 5) a přesně nastavujeme odpory P_4 . Jedině tak je zaručena ostrost obrazu.

Casovou základnu připojíme potom na vstup horizontálního zesilovače, bud přes kondenzátor, nebo vhodným způsobem kompensoujeme její stejnosměrnou složku a vážeme ji přímo. Typickým příkladem je osciloskop Furzehill, popsaný v 5 čísle, ročník 1949 Elektronika, str. 100.

Použijeme-li obrazovky s asymetrickým přizpůsobením vodorovného páru vychylujících destiček, dosáhneme zjednodušení takového osciloskopu, ovšem za předpokladu, že není žádán přesný, vodorovně vychylující zesilovač. Můžeme pak použít klasické časové základny s plynovou triodou, kterou s výhodou zapojíme stejnosměrně, jak jsme popsali v minulém článku. Osciloskop vyjde pak s malým počtem elektronek a proti stejnosměrnému přístroji s obyčejným zesilovačem, zesilujícím pouze střídavou napětí, se uspoří velké vazební kondenzátory.

Příkladem podobného provedení osciloskopu je tuzemský stejnosměrný osciloskop, který v dalším popísem.

5. Osciloskop Vilnes 4911.

Na obrázku 4 vidíme schéma přístroje. a) Napájecí část dodává jednak kladné napěti asi 550 V, 40 mA, jednak záporné napěti asi 650 V, 10 mA. Kladné napěti obrazovky DN9-5 (nebo DN9-3), jejíž anoda je přivedena na střední potenciál vychylujících destiček, t. j. asi 350 V potenciometrem P_5 , a kathoda je připojena na záporné napěti asi 600 V, takže její anodové napěti je asi 950 V. Ze záporného napěti je napájena stabilizační neonka, z níž odebráme napětí -150 V pro kathody vstupních elektronek zesilovače. Předřádný odpor této neonky je využit těž jako dělič napěti pro napájení elektrod obrazovky.

b) Časová základna má dávat pilové napěti velikosti 400 V (od špičky ke špičce). Je použito klasické časové základny s plynovou triodou a nabíjecí pentodou, nabíjecí proud je řízen kathodovým odporem pomocí potenciometru P_6 .

Plynová trioda zajišťuje vybití kondenzátoru časové základny až na zhášecí napěti jejího oblouku, t. j. 33 V. Při požadovaném amplitudě bude střední hodnota napěti na vychylující destičce rovná napěti zdroje 550 V, zmenšeném o polovinu rozkmitu 200 V a obloukového napěti 33 V, t. j. asi 320 V, což odpovídá napěti na anodách zesilovače, popsaného prve.


c) Vertikální zesilovač

se shoduje se zesilovačem, popsaným v odst. 3, stejně jako vstupní dělič, popsaný v odstavci 2. Tam vycházelo napěti zdroje V_b asi 450 V, zde však máme k dispozici a musíme mít se zřetelem na rázový generátor, 550 V. Přebytečných 100 V srážíme společným odporem R_b (5 k Ω). Pro uvedení anod na žádaný potenciál 320 až 350 V mohli bychom si sice pomocí zvětšením anodových odporů asi na 20 k Ω na každou elektronku, zmenšili bychom tím však frekvenční rozsah zesilovače.

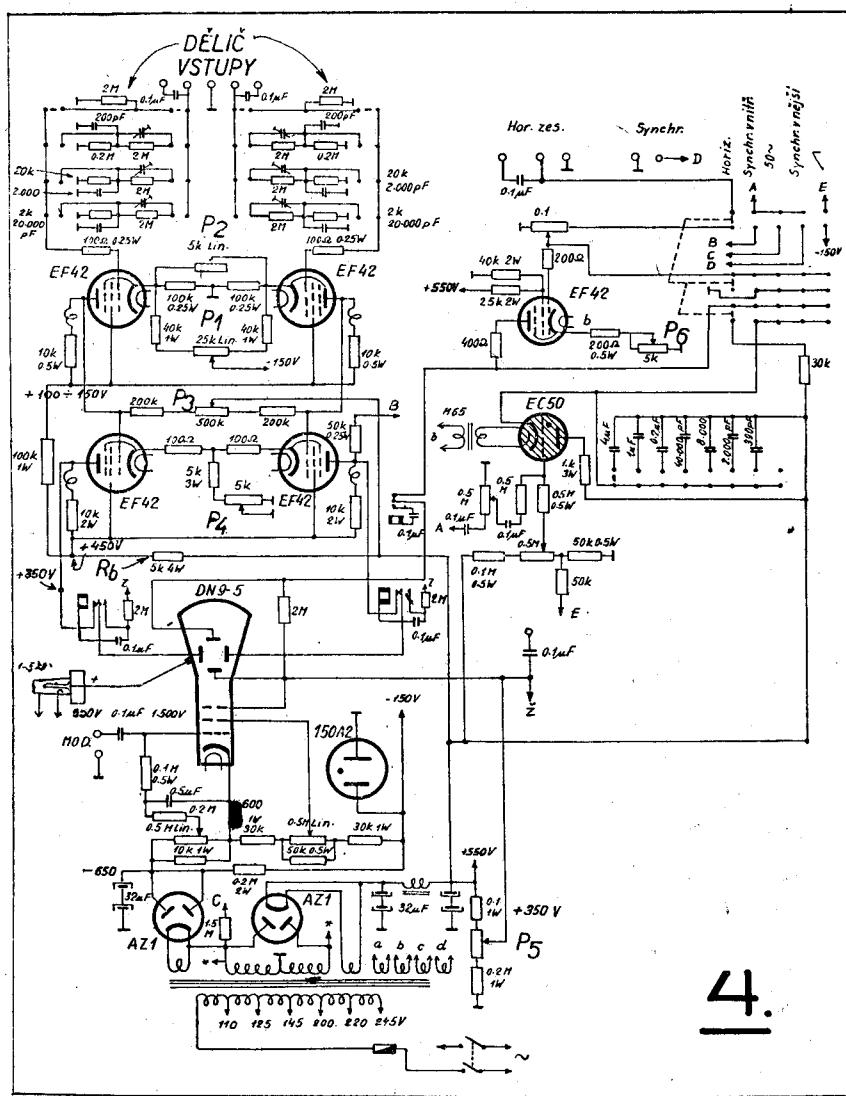6. Volba elektronek pro vícestupňové stejnosměrné zesilovače.

Nás osciloskop byl konstruován pro elektronky Philips EF42, které se osvědčily a jejichž provozní stálost vyhovuje. Aby se mohly kathody vstupních elektronek vyrovnat na stejný potenciál, musíme vstup osadit vybranými elektronkami, jejichž proud v pracovním bodě se neliší více než o 10 až 20 percent. U zesilovače s větší vstupní citlivostí než je přístroj zde popisovaný, musí být hranice příměřeně užší.

Na vstupní elektronky jsou kladený zvýšené požadavky se zřetelem na:



- Shodné změny Ia při změnách napájecích napětí.
- Stejnou závislost na žhavicím napěti.
- Malý mřížkový proud, ať z důvodu špatného vakuu nebo špatné izolace či mřížkové emise. Mřížkový proud větší než 0,1 μ A se jeví posuvem nulové linie při přepínání vstupního děliče. Mřížkový proud totiž mění spád na odporech děliče a tím i pracovní bod elektronky.
- Stejně klesání emise během životnosti.

Elektronky, používané v koncovém stupni zesilovače, nemusí být tak přesně vybrány, ale mají být také přibližně shodné. Po výběru můžeme elektronky, které se k sobě nehodí, použít jako nabíjecí elektronky pro rázový generátor.

Místo elektronek EF42 můžeme použít libovolné lineární pentody, jejíž strmost vyhovuje pro žádaný frekvenci rozsah, citlivost a výstupní napětí. Pokud je přípustný anodový proud 10 až 15 mA, nemusíme na hodnotách součástek nic měnit. Pro poloviční anodový proud je možno hodnoty součástek zdvojnásobit (EF6, EF12, NF2). Při použití této elektronky, které pracují s nižším napětím na stínících mřížkách, bude ovšem nutno rozdělit napájení anod a stínicích mřížek.

Pro obrazovky o jiné citlivosti než zde předpokládané, je nutno návrh přepracovat. Protože celý přístroj této koncepce je po stránce rozdělení potenciálu na jednotlivých místech zapojení uzavřený celkem, je nutno přístroj pečlivě nastavit správně volenými hodnotami odporu.


Po jejich výpočtu postupujeme při uvádění do chodu takto: přesvědčíme se o správném nastavení pracovního bodu vstupních elektronek změněním napětí jejich katod proti zemi při uzemněních vstupních zdiřík. Musí být větší než 1,3 V, protože jinak pracují elektronky v oblasti mřížkového proudu. Na správnou hodnotu jej přivedeme změnou předřadného odporu stínicích mřížek. Po kontrole napětí na anodách a případné jeho úpravě společným srážecím odporem postupujeme podobně u koncového stupně. Napětí na anodách koncového stupně nastavujeme tak, aby obraz byl ostrý, když časová sádla je symetrická podle středu stínítka.

8. Závěr.

V závěru se chceme svěřit, jak vlastně vznikla po prvé myšlenka na nový stejnosměrný osciloskop. Byl to nedostatek velkých vazebních kondensátorů, dostatečně spolehlivých, které nebyly tehdy na trhu. Jakkoli tato skutečnost zní poněkud paradoxně, ilustruje nicméně jednu z výhod stejnosměrných osciloskopů, na kterou bývá často zapomínáno. — Tento článek zachycuje stav našeho vývoje ke konci r. 1950, a doufáme, že vbrzku budeme moci čtenáře informovat o dalších vývojových etapách v tomto oboru.

Zakladatel závodu Philips zemřel

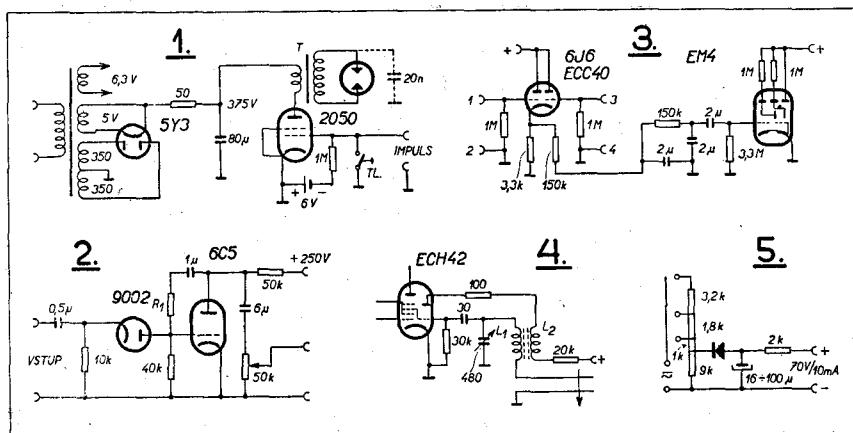Dr. h. c. A. F. Philips, který v roce 1895 jako 21letý vstoupil do vedení tehdejší malé továrny na žárovky, zemřul v Eindhovenu 7. října t. r. V závodě Philips pracuje dnes na celém světě 90 000 lidí, z toho 29 000 v ústředním závodě v Eindhovenu.



ZAJÍMAVÁ SCHEMATA

Zdroj pro „věčný“ blesk.

Cennou pomůckou při reportážní i vědecké fotografii je tak zv. věčný bleskové světlo. S ním lze fotografovat i nejrychleji děje, let střely, rozbijení skla a pod. Potřebný elektrický impuls se získává okamžitým výbitím kondenzátoru, nabitého na několik tisíc voltů. Příslušné zdroje jsou značně velké a drahé, protože obsahují usměrňovač a kondenzátor na vysoké napětí. Jednoduchý zdroj, který je možno sestavit z běžných součástí, je na obrázku 1. Z obyčejného dvojcestného usměrňovače s elektronkou 5Y3 (AZ1) nabije se přes ochranný odpór 50 Ω obyčejný ellyt kondenzátor 80 μ F na napětí 375 V. Na kondenzátor je přes primář zapalovací automobilové cívky připojena anoda thyratronu 2050 (hodi se i EC50 a pod.), který má na mřížce takové předpětí (z baterie 6 V), že ani při 40 V na anodě nezapálí. Stisknutím tlačítka T1 (přivedeném kladného napětí na 6 V svorky) zruší se předpětí thyratronu, který zapálí a vybije C přes primář T. Na sekundáru vznikne napěťový impuls až 35 kV s energií (po odečtení ztrát) asi 3 jouly (wattsekundy). To stačí pro velmi intenzivní záblesk výbojky V. Doba výboje je delší než při přímém výbití kondenzátoru, lze ji však zkrátit pod 1 μ sec. kondenzátoru 20 nF (tečkován). V tomto případě však poklesne napětí asi na 12 kV. (Rev. Sc. Instruments 1951, č. 7, str. 541.)

Zdroj obdělníkového napětí.

Jednoduché zapojení, jež promění sinusové napětí asi 20 Veff v průběhu velmi přibližně obdélníkové, je na obrázku 2. Sinusové napětí (z tónového generátoru) přivede se na vstupní svorky. Kladné půlvlny jsou omezeny diodou, záporné zlomenem charakteristiky. Je použito triody 6C5, jež pracuje bez předpětí. Z anodového odporu 50 k Ω jde napětí obdělníkového průběhu (asi 3 V max) přes oddělovací kondenzátor na výstupní dělič 50 k Ω .

Kmitočtový rozsah a tvar napětí lze korigovat zápornou zpětnou vazbou přes odpor R₁, ovšem za cenu většího vstupního napětí. Veliké vazební kondensátory jsou nutné, aby byl i při nejmenších kmitočtech (asi 30 c/s) zachován tvar obdélníku. Největší kmitočet obdélníku je asi 12000 c/s. Proti starším zapojením, které používají místo diody velikého odporu v přívodu k mřížce (omezení kladných půlvln nastane mřížkovým proudem) má zapojení výhodu: většího kmitočtového rozsahu (mřížkový odpor a dynamické kapacity mřížky tvorí čtyrpól RC, který omezuje vysoké kmitočty) a odstranění

möglichosti přetížení první mřížky při velkých vstupních napětcích, která jsou potřebná pro dokonalý průběh. (Radio SSSR, č. 6/51, str. 38.)

Indikátor zámezí.

Pro měření kmitočtu zámeziovou metodou a pro některé přístroje, které používají zámeziového principu (generátor tónových kmitočtů, akustické tensometry, a pod.) je možno s výhodou použít jednoduché zámeziového indikátoru s indikátorem EM4 (obrazec 3). Porovnávaná napětí jsou přivedena na svorky 1,2 a 3,4. Ve dvojotě triodě typu 6J6 (nebo ECC40), která pracuje s velkým kathodovým odporem, a tedy blízko zlomu charakteristiky, se obě napětí smísí a na kathodovém odporu vznikne kromě původních kmitočtů f₁ a f₂ také jejich součet f₁+f₂ a rozdíl f₁-f₂. Vhodný článek RC odfiltruje všechny složky napětí kromě f₁-f₂, jež působí na mřížce magického oka EM4. Pokud jsou f₁ a f₂ rozdílné, kývá výseče EM4 v rytmu f₁-f₂. Při f₁=f₂ mají zámezí nulový kmitočet a výseče se ustálí. S tímto jednoduchým zařízením je možno s přesností asi 0,1 c/s porovnávat kmitočty od 30 c/s až do několika Mc/s. (Electronic Eng., listopad 51, str. 405.)


Jemné ladění na krátkých vlnách.

Nový zajímavý způsob má jistý zahraniční přijímač. Konec kv oscilační cívky není uzemněn přímo (obrazec 4), nýbrž je spojen s izolovanou kolejnicí, po níž pojízduje ukazatele pro kv pásmo. Druhá kolejnice je uzemněna a vodicí mechanismus ukazatele tvorí zkratovou spojku. Čím delší je zařazená část kolejnicí, tím větší je přidavná indukčnost v sérii s L₁ a napájkou. Tak je možno v malých mezech souvisle měnit indukčnost oscilační cívky a tím roztahnout krátkovlnné pásmo. Výrobce tvrdí, že proti dodávaným železovým jádrem je toto zařízení přesnější a stabilnější, takže pomocnou stupnicí lze přímo cejchovat. Kondensátor má zarážky pro středy kv pásem. (Radio Technik, srpen 51, str. 347.)

Anodový zdroj pro bateriové přijímače.

Nejjednodušší anodový zdroj, který nahradí baterii v přijímačích, je na obrázku 5. Skládá se z odporového děliče (15 k Ω /10 W), stykov. usměrňovače 120 V/20 mA, ellyt. kondensátoru 16 až 100 μ F a odporu 2 k Ω /0,5 W. Kondensátor, vestavěný do přijímače, tvorí druhou část filtru. Napětí je 70 až 80 V při odberu asi 10 milampérů. Celék je vestavěn do krabičky veliké jako 70voltová anodová baterie. Je však nutno oddělit antennu a zemnickou mřížku kondensátory 5 nF/3000 V, protože kostra přijímače je galvanicky spojena se sítí. (Radio Technik, srpen 51, strana 334.)

Ing. O. A. Horna.

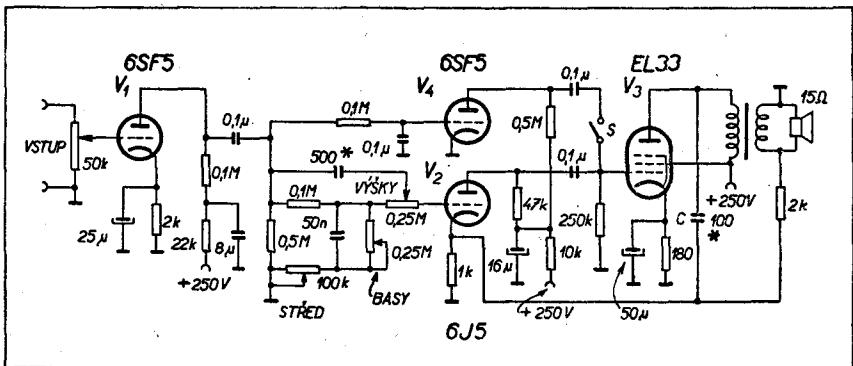

SYNTHETICKÉ BASY

Věrný přednes je v prvé řadě věcí elektroakustického transformátoru, totiž reproduktoru. Ani nejekvalitnější zesilovač s minimálním skreslením a širokým tónovým rozsahem nesmí pro dobrou reprodukci, když reproduktor má omezenou charakteristiku a veliké skreslení. Naopak, nejjednodušší zesilovač, ovšem s výstupním transformátorem raději větším než sírový, dává s dobrým reproduktorem přednes neobvyčejně hodnotný. Přesvědčili jsme se o tom nedávno zkouškami s koaxiálním reproduktorem Tesla a s velikým 25wattovým reproduktorem zahraničního původu. Jeden watt výstupního výkonu (z EL3 se slabou negativní vazbou) proměnil naši laboratoř v koncertní síň, což potvrdil i profesionální hudebník. Reproduktory byly ovšem umístěny v bassreflexové skříně a na ozvučné desce 2x2 metry. To bylo také příčinou, že i bubny zněly jasně, bez dunění, které je obvyklé, když se snažíme zdůraznit basu v nf stupni korigovat jejich úbytek, daný malým průměrem membrány reproduktoru s malou skříní nebo deskou.

Synthetické basy.

V tom je hlavní důvod, proč běžné stolní přijímače mají poměrně chudý, plochý přednes. Velikost skříní a běžných reproduktorů nedovoluje proměnit dodávaný elektrický příkon v neskreslený akustický výkon, jakmile kmitočet klesne pod 150 až 100 c/s.

Je však známo — viz také články o varhanách v letošním 1., 2., a 3. čísle t. 1. — že chybějící basy lze nahradit tím, že necháme znít jejich alikvotní tóny, tedy s kmitočty dvakrát, třikrát, čtyřikrát atd. většími, které reprodukční soustavou procházejí snáze. Tato zkušenosť dochází v poslední době znovu uplatnění v jednoduchých přístrojích pro domácí poslech. O takových zapojeních byla již zmínka na této stránkách. Ačkoliv se v podobnostech zapojení značně liší, je princip vždy stejný. Kmitočty pod 150 až 100 c/s se v zesilovači uměle tvarové skreslí, takže místo základního tónu, který reproduktor není s to vyzářit, objeví se vyšší harmonické, které vytvářejí dojem bohaté reprodukce nízkých kmitočt. Dosavadní zapojení měla však velikou nevýhodu v tom, že nelineární člen v zesilovacím řetězci, i když byl kmitočtově omezen, mohl způsobit intermodulační skreslení, které je hlavní příčinou nepříjemné reprodukce.

Ing. O. A. Horna.

Další informace.

Elektronik 1948, č. 7-8, str. 160; 1949, č. 5, str. 103. — General Radio Experimenter, březen 1951. — H. F. Olson: Elements of Acoustical Engineering, II. vydání, str. 494. — Wireless World, duben 1951, str. 182.

Poznámka redakce.


Podle našeho úsudku nezaručuje ani toto zapojení, že intermodulace bude vyřešena. Filtr $0,1 \text{ M}\Omega$ a $0,1 \mu\text{F}$ zeslabuje

asi od 20 c/s, takže signál 500 c/s bude zeslaben asi na 0,1 signálu 50 c/s. To však stačí využívat citelnou intermodulaci v důležité oblasti střední, tím spíše, že signální 500 c/s bývají značně větší než 50 c/s. Správnější bylo upravit filtr s ostřejším odříznutím výšek, aspoň 1:100 na dekádu. V jednodušší úpravě by neměl chybět regulátor před V4, aby bylo možné mít míru přídatní basu. — Obvod podle schématu má také tu vlastnost, že všechny přidané alikvoty jsou prakticky o 90° fazové posunuty proti základu, což může mít také nepříznivé důsledky pro čistotu přechodů. Úhrnem soudíme, že pečlivé vypracování syntheses basu může snad ušetřit rozměrné, těžké a nákladné reproduktory a transformátory, ale za cenu podstatného zkomplikování zapojení, takže úspora nebude tak značná, jak se jeví při zářezém posouzení.

Kaskádní zesilovač

V poslední době se začíná uplatňovat v technice ss zesilovačů a stabilisátorech napětí obvod, zvaný kaskádový zesilovač. Jeho nespornou předností je velký zisk při nepatrém šumu. Princip je na obrázku 1. Jde o seriové zapojení dvou triod, buzených vstupním signálem, takže obvod se chová jako jedna trioda s pozemněným průběhem charakteristiky. Výsledný zesilovací činitel je $\mu_e = \mu^2 + 2\mu$, kde μ je hodnota, která přísluší užitým triodám. Také vnitřní odpor je pozměněn na hodnotu $Rae = \mu Ra + 2Ra$, kde Ra je vnitřní odpor jedné elektronky. Z této výrazu je patrné, že vysokého μ je možno dosáhnout použitím běžných triod. Pro vysoký výsledný vnitřní odpor Rae nevhodí se tento zesilovač pro vyšší frekvence, nalézá však uplatnění tam, kde jde o velmi pómále zjevy. V praxi je záhadno dát ještě druhé elektronce malé kladné předpětí, protože se uplatňuje mřížkový proud.

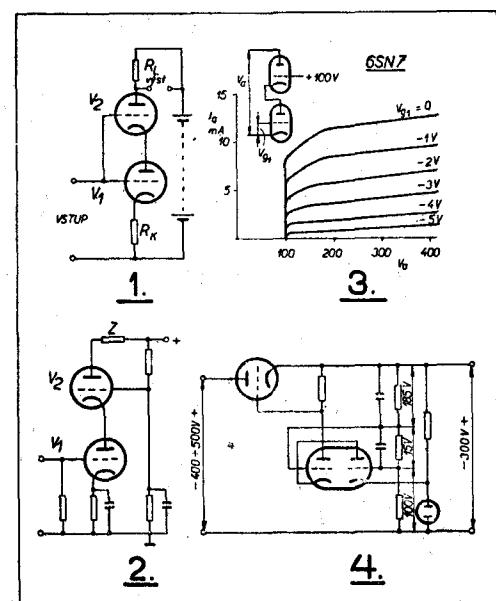Jednoduchý zesilovač toho druhu je na obrázku 2. Zesilovač má ve srovnání se zeleným, které dává, nepochmý malý šum, neboť se převážně uplatňuje jen šum elektronky VI. Pokud se uplatňuje také šum z elektronky druhé V2, tedy jen zmenšeným faktorem μ (uvažováno k mřížce VI). Ve srovnání se šumem pentody, kterou bylo možno dosáhnout takového zlepšení,



je podstatný rozdíl, neboť šum pentody je působen převážně tříštěním emisního proudu v okolí stínici mřížky, která použitím triody odpadá. Dosažitelný zisk zapojení je přibližně dán součinem $Z \cdot S$ prvé elektronky VI. Není zde využito plné zisku, protože mřížka druhé elektronky není napojena na vstup obvodu. Na tento obvod je možno se dívat jako na běžný pentodový zesilovač, kde druhá mřížka pentody je nahrazena mřížkou druhé triody.

Pro zesilovač s vysokým ziskem bylo by ovšem možno použít i kaskádné zapojených pentod, avšak s podmnou, že impedance obvodu stínicích mřížek bude malá. Znamenalo by to tedy použití velkých svodových kondenzátorů, resp. stabilizačních doutnavek, jde-li o použití velkých svodových kondenzátorů, resp. stabilizačních doutnavek, jde-li o použití pro s napětí.

Na obraze 3 jsou charakteristiky kaskády elektronky 6SN7 pro různá mřížková předpětí elektronky VI, při čemž mřížka elektronky V2 je zapojena na konstantní potenciál 100 V.

Na obraze 4 je zapojení elektronkového stabilizátoru, v kterém je řídící obvod proveden kaskádním zapojením. Mřížka druhé triody má malé kladné předpětí proti mřížce triody prvek z důvodu již uvedeného. Není tedy zesilovač schopnost kaskády využita úplně, protože nižší trioda dostává signál poněkud slabší nežli horní, úměrně napětí na děliče. (Wireless World 1948, str. 249; 1949, str. 50.)

Ing. V. Růžek.


Jednorázová ČASOVÁ ZÁKLADNA

Pro studium impulsů a rychlých zjevů je výhodný obvod, zvaný *bootstrap circuit*. Jde o jednorázové vychylující časovou základnu velmi dobré linearity, u níž se délka pilového kmitu řídí přímo délkou vybavovacího impulsu. Princip je na obraze 1. Elektronka V3 je v obvyklém stavu vodivá, protože její mřížka je připojena přes odpor R_g na anodové napětí E , takže na kapacitě C je velmi malé napětí vzhledem k děliči napětí: $V_1 + R + +$ vnitřní odpor zdroje a V3. Dostane-li V3 záporný vybavovací impuls dostatečné velikosti, aby elektronku zablokoval, začne se C kladně nabijet. Stoupající napětí na mřížce V2 způsobí stoupnutí anodového proudu a tím větší úbytek na R_c , čímž se kathoda V2 posouvá na vyšší potenciál. Časová konstanta členu RC se volí ve srovnání s RC velká, takže ještě při stoupajícím napěti na kathodě V2 vysadí diodu V1 a nabijeji převzevezme V2. Pak zůstává na R téměř konstantní potenciál, takže nabijecí proud, který jím protéká, je také téměř

Správné UMÍSTĚNÍ PŘENOSKY

Aby byla činnost přenosky správná, má být osa kýtání kotvy přenosky v jedné rovině s tečnou té drážky, v níž právě běží jehla.

S běžným raménkem ko- nečné délky je možné splnit tento požadavek jen přibližně. Aby odchylyky byly, pokud lze malé, bývá hlavice přenosky natočena proti spojnici střed stojánek — hrot jehly o úhel α a stojánek upevňujeme tak, že hrot dosahuje za střed desky, takže vzdálenost S středu stojánek a středu talíře je menší než délka raménka D mezi středem stojánu a hrotom jehly. Polozíme-li podmnou, že odchylyky roviny kotvický od tečny drážky mají být pokud lze nejmenší a stejně na největším i nejmenším poloměru desky, výjdu hodnoty



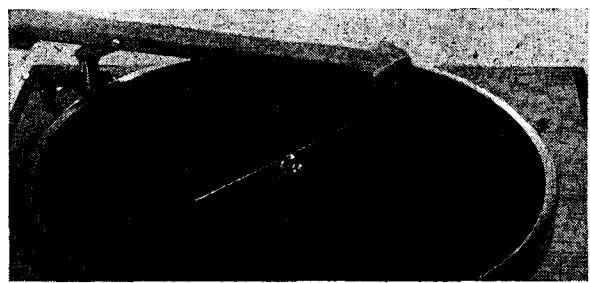



S a α podle vzorců v připojeném obrázku. Výchozí hodnotou je D a poloměry drážek nejmenší, r , a největší, R . Jejich poměr vypočteme a označme k ; největší poloměr, násobený odmocinou z k , dává pomocnou hodnotu r_s ; z ní a z D vypočteme S . Z hodnot R , D a k vyjde největší a nejmenší úhel α , a přenosku na- točíme o střední hodnotu, rovnou aritmetickému průměru.

Jde-li o přenosku hotovou, na př. koupenou, a nemá s ní dodávána vrtací šablona pro správné umístění, můžeme správnou polohu vyšetřit jednoduchou pomůckou podle druhého obrázku. Je to kříž s pravými úhly, vyroběný z tvrdého drátu a opatřený krátkým raménkem pro vysazení místo jehly do přenosky. Kříž upevňujeme tak, aby dlouhé rameno kříže směřovalo ke středu talíře a bylo kolmo na podélnou osu hlavice. Přitom pomáhá kratší rameno kříže, které musí být sou- běžné podélnou osou hlavice.

Stojánek přenosky zkusmo přidržíme na místě, kde odhadujeme jeho pravou polohu, a hlavici s drátem pohybujeme v obvyklém rozsahu nad talířem. Přitom má dlouhé rameno kříže procházet nad středem talíře, nebo se od něho vzdalovat jen o několik milimetrů a stejně na obě strany. Podle toho přisuneme nebo vzdálíme stojánek. Tak získáme velmi názor- ný obraz o významu vzdálenosti S na odchylyky přenosky, a snadno zjistíme vzdálenost správnou.

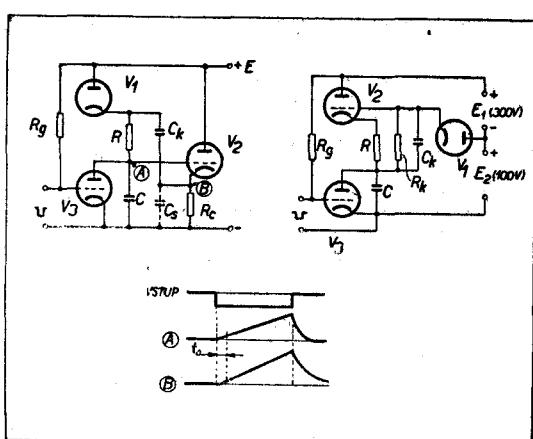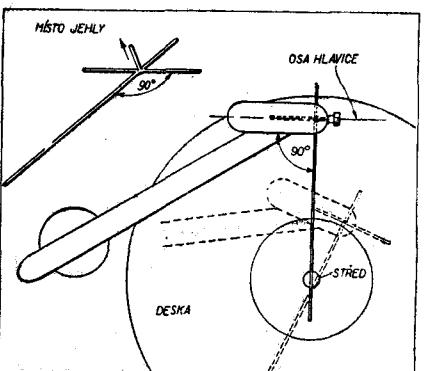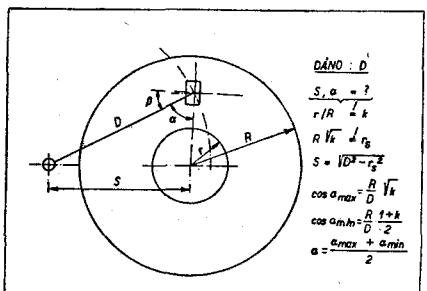U přenosek s pevně vsazeným trvalým hrotom nemůžeme vkládat kříž; stačí však kouskem náplasti nebo gumovou smyčkou připevnit podobný útvár s očkem v místě hrotu, na hlavici a zkoušet jako prvek.



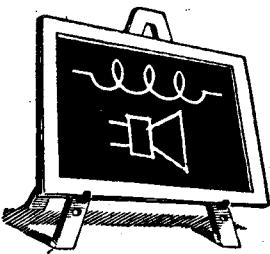

Malá ŠKOLA RADIOTECHNIKY

Dnes pojednáme o tom, jak uvést nás superhet do chodu a jak u něho dosáhnout plného výkonu. U přijímačů, které jsme stavěli před tím, stačilo zkontrolovat zapojení a odstranit chyby nebo doplnit vynechané spoje; uvedení do chodu pak spočívalo vlastní jenom v zapnutí sítového spinače. Místo jediného laděného okruhu má jich však superhet několik, obyčejně šest, a výkon závisí na jejich správném nastavení dle té míry, že bez něho může být přístroj prakticky němý. Nastavení okruhu můžeme rozdělit na dva: zásahy v obvodech mezifrekvenčních, a nastavení souběhu a souhlasu stupnice; toto se děje v okruzích vstupních a oscilátorových. To všechno jmenujeme **síla a dřování** nebo **výzvání** a je to tedy konečná, důležitá práce při prvním spouštění superhetu.

Slaďování superhetu se obyčejně provádí s použitím měřicích přístrojů. Je to předně zdroj signálu, který můžeme ladit po všech rozsozech a měnit co do sily, a dále měří výkon, který zřetelně určuje zejména to, zda při nějakém zásahu v obvodech výkon, resp. citlivost vyvažovaného superhetu stoupá nebo klesá, nebo když je největší. Ten, kdo může použít této přístrojů, má práci usnadněnu, i když ani s nimi není slaďování superhetu na po prvé docela snadné. Návod na pomocný vysílač byl v Elektroniku č. 4, roč 1950 a v č. 12, roč. 1946; postup vyvažování byl v č. 3, roč. 1947, str. 60. Zde se pokusíme naučit čtenáře slaďovat bez přístrojů; jde

to totiž také, i když obtížněji a s méně bezpečným úspěchem. Stačí-li však výsledek k tomu, aby konstruktér-začátečník nabyl přesvědčení, že jeho přístroj rádně pracuje, a snažil se přiležitostně jej zkontrolovat a dodalit důkladněji podle přístrojů, které si později sestrojí nebo vypůjčí, tedy je účelu tohoto návodu dosaženo.

10.7. Kontrola zapojení.

Plánek, který otiskujeme tentokrát, usnadní stavbu i kontrolu přístroje. Protože čtenáři Malé školy už úspěšně staví složitější přístroje, můžeme se spojovit s jednoduchým návodom: po zapnutí přístroje zkusíme dotykem prstu na živý vývod regulátoru, zda se v reproduktoru ozve brázení, jehož hlasitost lze řídit regulátorem a barvu tónovou clonou. Po čtvrt hodině chodu nesmí být síťový transformátor příliš teply, reproduktor nesmí hlučně vrčet, žádný odpór nesmí pálit, atd., co všechno jsme se už naučili hlídat a rozpoznávat.

10.8. Vyvažování mf okruhů.


„Cívky jsou již z továrny přesně vyváženy“, čteme občas v prospektech prodávaných cívkových souprav. Kdyby tomu tak bylo, stačilo by superhet správně zapojit, a jede se. Učiníme však lépe, nebudeme-li počítat s tak snadným po-

Obraz 33. Spojovací plánek s hodnotami součástí; označení cívek a vývodů podle schématu na obrázku 32 v č. 11.

stupem. Předešlým proto, že přesné sladění je možné jen v hotovém přístroji, kdy vyrovňáváme i vliv spojů a elektronek, který se podle okolnosti značně liší, za druhé ani péče o předběžné vyvážení nebývá při výrobě zvlášť úzkostlivá, a konečně dopravou i manipulací v prodejnách se mohou porušit i takto nastavené hodnoty. Jen vzácně tedy po prvním spuštění pracuje superhet s výkonem blízkým normálnímu.

V našem případě je nutné nejenom ladění, ale i malá úprava mf obvodů. Spočívá v tom, že cívky mf filtrů sblížíme tak, aby jejich rovnoběžné osy byly ve vzdálosti 27 mm. To platí pro soupravu AS4, Jiskra, kde původní vzdálenost cívek byla 40 mm. Podobný zákok je nezbytný i u některých jiných mf filtrů. — Protože nelze vyloučit nezbytnost ještě jiných úprav na cívkové soupravě odkažme čtenáře na letošní číslo 1, t. 1., kde jsou na str. 23 vypsány úpravy, které se ukázaly nutnými u vzorku soupravy. U soupravy, které jsme použili tentokrát, bylo zapotřebí jen sblížení mf cívek.

Když svůj superhet spustíme s antenou a uzemněním, projeví se jeho chod známým jemným hučením a po případě šramotem v reproduktoru. Zkusíme pak najít na středních nebo na krátkých vlnách nějaký vysílač. I při značně rozladěných obvodech se to zpravidla podaří; alespoň pořad místního vysílače uslyšíme skoro vždy. Kdyby tomu tak nebylo, přepojíme antenu z původní zdírky na bod 2 (obrázek 32), tedy na stator té části otočného kondensátoru, která ladií vstupní obvody. Antenu připojíme přes pertinaxový kondensátor, jakého se používá pro řízení zpětné vazby u běžných přístrojů, nebo přes pevný kondensátor 500 pF, což je nadále méně výhodné, ale také vyhovuje. Pak už skoro s jistotou najdeme na některém rozsahu vysílač, poměrně ostře vydlatelný, jehož pořad zmizí, když třeba šroubovákem spojíme nakrátko desky

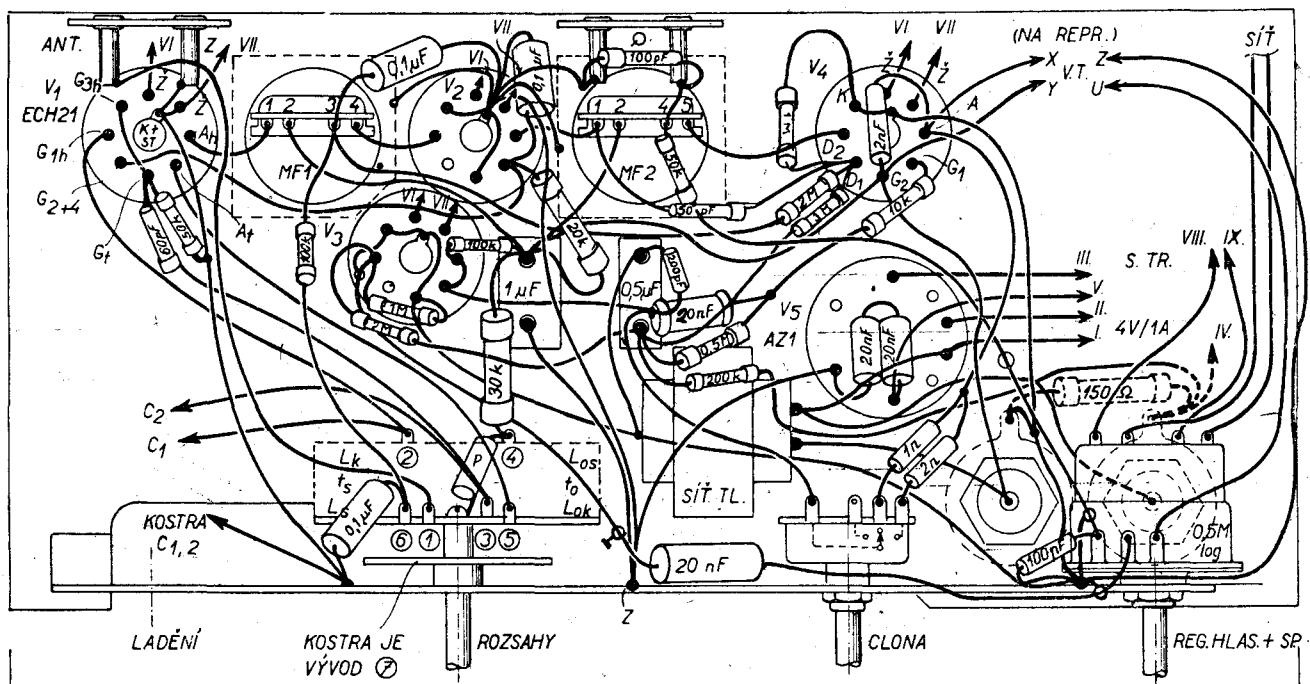

rotoru a statoru C2. — Kdyby však nebylo lze najít signál, kontrolujme zapojení.

Nezřídká bude však signál víc než dost hlasitý; v tom případě jej zeslabíme nízkou regulátorem hlasitosti (ten ponechme, pokud lze, naplno), nýbrž vytocením onoho kondensátoru v antenním přívodu na menší kapacitu, nebo výměnou 500 pF za menší kapacitu, po případě přepojením antény do její původní zdírky (zatím jsem ji měl na C1), nebo konečně použitím kousku drátu místo antény, až v reproduktoru bude právě jen postačitelná hlasitost. A teď začneme vyvažovat mf obvody šroubováním jejich železových jader: začneme u anodového obvodu MF2, pak u mřížkového obvodu MF1 a konečně u druhého obvodu MF2. Poté kontrolujeme nastavení zbývajícího obvodu.

V průběhu této práce roste značně hlasitost, i když jsme ji ze začátku omezili. Kdykoli přesáhne snesitelnou mez, změníme ji stejným způsobem, jako prve, tak, abychom vždycky pracovali v citlivé oblasti automatické regulace. — Ukáže-li se, že některý obvod není už možno dál regulovat žádaným směrem, t. j. jádro je již uprostřed cívky nebo téměř vyšroubováno, musíme přejít na větší nebo menší mf kmitočet. Uděláme to tak, že ladící kondensátor pootočíme na menší nebo větší kapacitu, tak, aby signál zeslábl, ale nezmizel, a znova dolaďujeme všechny mf obvody. — Nakonec dolaďujeme přesně; při šroubování jádra v blízkosti správné polohy se mění hlasitost jen málo. Pracujeme tak, že otáčením ve větším rozsahu vyhledáme polohy po obou stranách správného nastavení, kde asi končí prakticky stálá hlasitost, a potom nastavíme jádro do polohy uprostřed. — Šroubovák, jehož používáme k otáčení jádry, vypilujeme z proužku pertinaxu a opatříme šípkovým knoflíkem.

10.9. Dolaďení vstupních obvodů.

Teď už jistě nebude nutno připojovat antenu těsně na vstupní ladící obvod, a zemného rozsah krátkých vln bude už velmi živý i s náhražkovou antenou nebo při zcela otevřeném kondensátoru v antenním přívodu, jehož i nadále používáme. Také na středních vlnách možná bude přístroj pracovat skoro normálně. Kdyby pracoval správně jen na jednom z rozsahů a na ostatních byl němý, znamenalo by to chy-

bu v cívkové soupravě, buď vadné zapojení oscilátorové vazební cívky příslušného rozsahu, kterou bychom museli přepólovat, nebo nespínající kontakt v přepinači. To jsou případy výjimečné, v nichž může pomocí jen zkušenější kolega u přístroje; věříme, že budou vzácné.

Zbývá tedy doladit vstupní obvody, které jinak jsou v pořádku. Je to, jak víme, druhá podstatná část vyvažování, a její účel je v podstatě dvojí: správně umístit rozsahy, resp. dosáhnout souhlasu se stupnice, a získat správný souběh podle odstavce 10.4. První úkol splňujeme jádrem a trimrem oscilátoru; souběh pak nastavujeme jádrem a trimrem vstupního obvodu, po případě změnou paddingu v oscilátoru.

Začneme na krátkých vlnách, kde je práce snazší. Naladíme si zhruba střed rozsahu, kde se má ozývat pásmo 31 m, a dolaďme jádrem vstupní cívky (Lk na obraze 32) na největší hlasitost. Zase si vybereme signál, který je dobré slyšet, a zeslabíme jej zkracováním antény natolik, že dobré rozeznáme, kdy při dolaďování sílí nebo slabne. Tím jsme zlepšili souběh a teprve teď upravíme rozsah. Při zavřeném kondensátoru má být těsně před koncem pásmo 49 m. Je-li při kondensátoru příliš otevřeném, vyšroubováváme jádro cívky Lok, a naopak. — Na počátku stupnice, při ladícím kondensátoru otevřeném, máme mít pásmo 17 m, ale při použití soupravy nemáme na jeho polohu vliv. Složitější cívky mívají i na rozsahu krátkých vln dolaďovací kondensátory, a těch použijeme k úpravě počátku rozsahu podobně, jak bude uvedeno dále.

Rozsah středních vln upravíme na správné meze při zavřeném kondensátoru jádrem cívky Los a hned dolaďme na největší hlasitost jádrem Ls. Poté přejedeme na počátek rozsahu a při otevřeném Cl, 2 dolaďme t_o a t_s . Pak postup podle potřeby opakujeme, až je postavení stupnice správné. Nevadí, nepodaří se to naráz a týž den; s časem rostou zkušenosti jak z práce, tak z poslechu, a ty se příznivě projeví na výsledku. Po delších používání přístroje se někdy ukáže vhodným přejít na jiný mf kmitočet. Je to tehdy, když se na všech signálech, zejména však na středních vlnách a blízko zavřeného ladidla duálu, objevují hvizdy nebo telegrafie, která jen málo závisí na ladění. Učiníme to stejným

postupem, jaký byl uveden v předchozím odstavci.

Závěr.

Nadcházi okamžik, kdy se s čtenáři rozloučíme. Použijeme té příležitosti k tomu, abychom přehlédl vykonanou práci a pokusme se posoudit i ohodnotit její cesty a výsledky. Vedle krátkých extenzí teorie byla Malá škola založena převážně na pokusech a praxi s tím zvláštním vyznačením, že skoro každý přístroj vedle pedagogického záměru uspokojoval konstruktéra-studenta i tím, že byl fungujícím příjimačem. Tento ústupek obvyklým učebním osnovám měl v časopisu tu výhodu, že přilákal k práci i ty, u nichž zájem hlubší musí být nejprve probuzen. Podářilo-li se to v deseti případech, je to dobrý výsledek.


Naší práci nejvíce vadilo to, že styk s čtenáři byl poměrně vzdálený. V době, kdy do redakce přicházely dopisy k některému oddílu, byl oddíl následující zpravidla už vysazen a teprve v příštím sečíslo bylo možno reagovat na podněty zvenčí. Tato závada, byla jen proto snesitelná, že důležitých připomínek došlo velmi málo. Čtenáři, nebo snad jejich zkušenější kolegové, dovedli sami doplnit nebo opravit, co bylo potřeba. Materiál také většinou nebyl obtížným problémem, protože byl volen z toho, co dnes běžně poskytuje trh. Postup výkladu byl snad rychlejší než by potřeboval méně připravený začátečník, ale také zde zjevně přispěly na pomoc kollektivní práce a rada zkušenějších.

Z několika sdělení jsme vyrozuměli, že si Malá škola získala zájem mladších čtenářů tohoto listu, a že z ní těžili k svému prospěchu zábavu i poučení. Nebyly to případy ojedinělé a smíme snad na nich založit důvěru, že účel Malé školy radiotechniky byl splněn. Ing. M. Pacák.

Opalovač isolace.

Nejsnazší a poměrně nejúhlednější odstraňování thermoplastické nalisované i lakované pletené isolace s vodičů, na příklad ze spojovacího drátu, je opálením. V tomto listě byl před lety popsán malý transformátor, který žhavil smyčku z odporového drátu, určenou právě k tomuto účelu. Ale málokterý domácí pracovník věnuje práci, náklad a prostor na strojek zdánlivě nedůležitý, a raději odstraňuje isolaci naříznutím, drcením v klíšťkách, škrabáním, k čemuž stačí nástroje běžné. Zejména igelitová isolace, která je v posledních letech častá, dá se však výborně odstraňovat pouhým nahřátím, a stačí k tomu ocelový plíšek, opatřený zárezem tvaru V. Upevníme jej na palidlo bud trvale nebo snímatelně, aby nepřekázel při práci, tak, aby měl teplotu 200 st. C. Způsob je snadný u všech druhů pajdel. Naříznutím isolace tímto způsobem je bezpečné, vodič nikdy nemá nebezpečný vrub, v němž se snadno láme, práce se daří i u isolací z vláknin nebo z gumeny, třebaže pomaleji. Jedinou nesnází je zá�ach, který vydává igelit při pálení. Omezíme jej tím, že zbytek materiálu rychle smeteme s topným plíškem. — Podobný nástroj se hodí i pro zakapávání vinutí, jader a trimrů voskem, pro něž je hrot pajdel příliš horký.

Ing. Neoral.

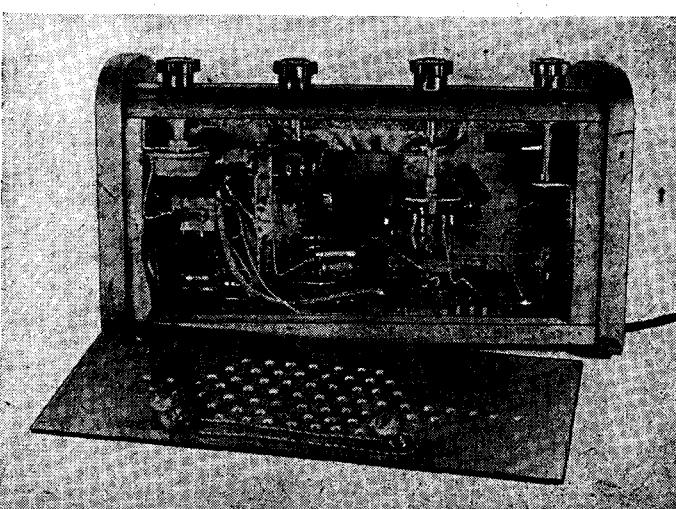

Pohled
pod kostru;
oprava v po-
drobnostech od-
chylná od vý-
kresu 25.

SUPERHET

se zlepšenou tónovou částí

Přijimač, jehož stručný popis přinášíme, má při normálním počtu elektronek zdokonalenou nízkofrekvenční část, která vedle normální tónové clony obsahuje i filtr, odrezávající dosti ostře kmitočty nad určitou, ve třech stupních nastavitelnou hodnotou.

Ve výčtu bylo použito cívkové soupravy Tesla PN 050 01. Aby bylo u mezinárodních frekvencí dosaženo dostatečně širokého pásma, bylo nutno přiblížit cívky na asi 35 mm. Šířka propouštěného pásma je pak přibližně $\pm 7,5$ kc/s. Tato hodnota je značně veliká, umožňuje však velmi kvalitní příjem dostatečného počtu silnějších stanic. Lze však provést na prvé mezifrekvenční malou úpravu (viz obrázek 2), která umožní jednoduchým způsobem měnit šířku pásmá. Do obvodu jedné polovice filtru se zařazuje malá cívka, a to buď ta, která je na též jádru, nebo druhá na jádru sousední cívky. Počet závitů přidaných cívek je 2-5, položení takové, aby druhá cívka působila proti vazbě, dané blízkosti hlavních cívek, aby tedy původní šířku pásmá změňovala. — Nalezli jsme chybu v označení vývodů u vstupního obvodu soupravy PN 050.01. Je třeba navázat zaměnit svorky 7 a 8. Chyba je i v montážním plánu vstupního obvodu.


Zapojení výčtu části je běžné a nepřináší nic nového. Modulace, detektovaná diodou koncové elektronky EBL21, se přivádí na potenciometr a odtud dále na triodový systém druhé elektronky ECH21, který je zařazen do obvodu silně negativně vázaného stupně s vazbou anoda-mřížka. Vazebním členem jsou zde dvojité články T a pomocné členy R, C. Triodový stupeň působí ve spojení s vazebními členy jako filtr, propouštějící napětí do určitého (kritického) kmitočtu (viz časopis „Elektronik“, roč. 1951, č. 1, str. 8 a d., a č. 12, ročník 1950, str. 286), odebráme-li signál z výstupu dvojitého článku T. U přijimače, zapojeného podle obrázku 1, byly mezinárodné kmitočty: 3000, 6000 a 8000 c/s. V poslední čtvrté poloze přepinače byl kmito-



čový průběh lineární až do nejvyšších kmitočt 15 kc/s. Efektivní zesílení kórečného stupně je asi 1. Součástí filtru musí být přesné, má-li být jeho funkce správná; odchylinky nad 5 % jsou stěží přípustné.

Nízkofrekvenční signál se vede dál do dvoustupňového, silně negativně vázaného koncového zesilovače s elektronkou EF22 jako předzesilovač a EBL21 jako výkonovou. Jak je patrné ze schématu, obsahuje zesilovač dva vazební členy kmitočtově závislé. Kathodový obvod elektronky EF22 vykazuje impedanci klesající s rostoucím kmitočtem. Zesílení by tedy při kmitočtově nezávislém vazebním členu mezi anodou koncové a kathodou první elektronky rostlo s kmitočtem nepřímo úmerně impedanci v kathodě.

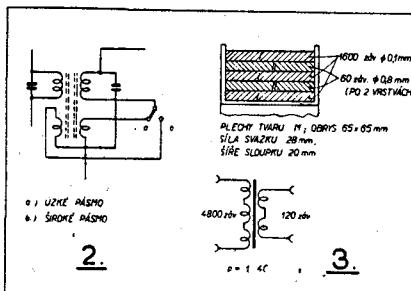Při vytvoření potenciometru 50 k Ω , který




tvoří mimo jiné zmíněný vazební obvod, je také tento vazební člen kmitočtově závislý. Při vhodné kombinaci obou zmíněných vazebních členů je frekvenční průběh lineární od 800 do 15 000 c/s v tolerancích $\pm 1,5$ dB.

Pro různá nastavení zmíněného potenciometru (50 k Ω) nastává buď vzestup anebo pokles napětí u vysokých kmitočtů. Zařízení pak působí jako běžná tónová clona, sestavená ze členů R, C.

Při kmitočtech pod 800 c/s začne se uplatňovat kondensátor, zařazený v sérii s potenciometrem 50 k Ω tak, že zesílení stoupá. Uvedeným způsobem se má kompenzovat pokles v charakteristice použitého reproduktoru.

Kondensátor, zařazený v mřížkovém obvodu koncové elektronky, má ten význam, že při výškové korekci na maximu (potenciometr 50 k Ω) je nastaven tak, aby byl vyřazen kondensátor 3 nF, nastává u kmitočtů od 10 do 15 kc/s vzestup asi o 1 dB proti stavu, kdyby zmíněný kondensátor nebyl v mřížkovém obvodu zařazen.

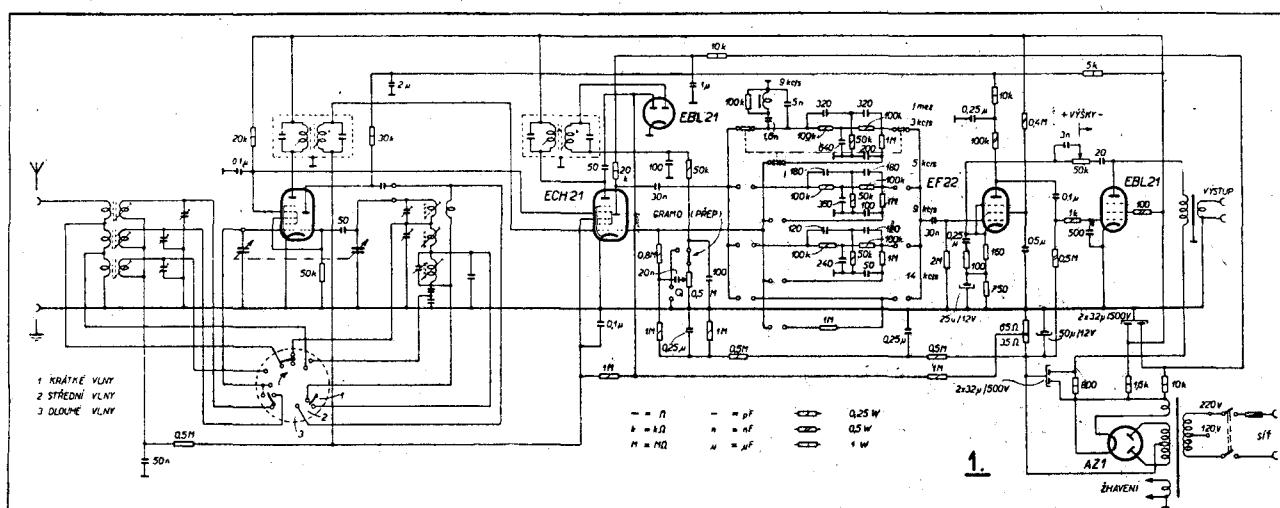Na snímku (viz také obrázek na obálce) je vidět prostorná kostra, která usnadňuje montáž. — Schema s hodnotami (1), zapojení pro změnu šíře pásmá (2) a data výstupního transformátoru (3) doplňují informace pro zkušeného konstruktéra.



Pro kmitočty nad 15 kc/s začne však záření dosíti rychle klesat, takže pro mezi-frekvenční kmitočet je velmi malé a nemůže způsobit rozkmitání celého zařízení.

Výstupní transformátor je proveden podle obrázku 3. Má za provozních podmínek průběh v rozmezí od 50 do 15 000 c/s lineární, s tolerancemi $\pm 1,5$ dB.


Výstupní impedance zařízení je asi 2Ω , jmenovitě zatížení 5Ω . Výstupní výkon je až 3 W při skreslení menším než 2 %. Při menších výkonech, které pro běžné použití přicházejí v úvahu (asi 0,5 W), je skreslení menší než 0,5 %.

Velkou výhodou filtru ostře odřezávacího vysoké kmitočty od určité, nastavitelné hodnoty je, že lze nastavit takový průběh, aby se právě odstranily případné rušivé hvizdy, při čemž přenášené a reprodusované pásmo má maximální použitelnou šířku. Výsledky se zmíněnými filtry jsou nesrovnatelně lepší, než při použití tónové clony běžného provedení (zapojení R, C).

Protože návod je určen pokročilým pracovníkům, nepopisujeme podrobně běžné součástky. Montáž na kostru a rozložení součástí si každý navrhne sám; příliš stisněné rozměry byly by však nevhodné, protože i schema prozrazuje, že při-

stroj je dosti náročný v počtu součástek a spojů. Vodítkem mohou být snímky, z nichž dva jsou na obálce tohoto sešitu. Vyšplí konstrukteři mají značnou volnost pokud se týče úpravy, a výsledek práce je bezpečný, i kdyby nebylo lze ověřit jej důkladným měřením.

Výkon přístroje je velmi dobrý. Nejenom že je na všech rozsazích citlivý a živý, že má více než dostatečný tónový výkon; má s dobrým reproduktorem i věrný přednes, jaký není běžný u standardních přijímačů, a použití o to přijemnější, že rušivé hvizdy mohou být ostře odříznuty, aniž utrpí svěžest ve výškách. To je dáno tím, že clona s přemostěným článkem T odřezává podstatně ostřejí než jiné obvody. Při rozsahu do 8000 c/s je asi 0 dB utlumen kmitočet 9,5 kc/s, v jehož okolí jsou interferenční hvizdy; přitom přednes zachová téměř všechno, co se rozhlasovou modulací přenáší. Mnohem zájemci bude snad vadit, že ve části dosahuje jen standardní úroveň a nemá tři mlé filtry nebo v stupeň. Při dnešním výkonu elektronek a jakosti filtrů je to však závada spíše optická než skutečná, protože snad v 90 % signálů bude i tak citlivost a selektivnost přístroje pøevyšovat nezbytnou úroveň.

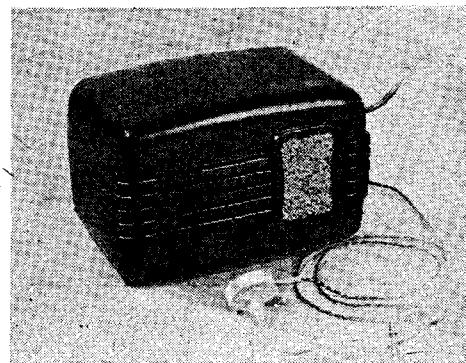

Sluchadlo pro nedoslýchavé, napájené ze sítě; dole schema s údaji součástí; na další straně tři pohledy na přístroj: ve skřínce zezadu, samotná kostra se strany mikrofonu, a se strany knoflíků. Přístroj je montován ve skřínce obráceně, vzhůru nohama, a knoflíky jsou vzadu.

odpory. Tím je zabráněno vzniku napěťových špiček při silných zvucích v blízkosti mikrofonu, kdy by nedoslýchavý byl obtěžován příliš silnými zvukovými nárazy.

Není obtížné vyloučit u takového přístroje bručení, které by mohl působit nevyfiltrovaný anodový proud. I při jednocestném usměrnění stačí běžné kondensátory, tím spíše, že proud i napětí jsou malé a filtrací odpory mohou být značné. Horší je bručení, indukováné střídavým polem do citlivých spojů. Celý mřížkový obvod i s mikrofonom musíme důkladně stínit; nejlépe tak, že mikrofon i s obvody clony A umístíme do samostatného oddělení, jak je to vidět na snímku. Obvody mezi prvními dvěma stupni jsou jen mírně citlivé; tam však postačí běžné stínění. Nejhorší je však zdroj bručení z katod, proti němuž neznámé účinné opatření kromě výměny elektronek. Bručení, které tak zбудuje, nemá však veliké; ruší spíše člověka zdravého, když přístroj zkouší s magnetickým sluchátkem a na plnou citlivost. (Jinak se mu totiž přístroj špatně zkouší, protože nemílí ve sluchátku dost velká hlasitost, slyší lépe přímo.) Omezíme-li citlivost přístroje asi na tu hodnotu, kterou mají běžné přístroje bateriové, je zbytek bručení snad jen estetickou závadou.

Konstrukce je vázána tím vážným příkazem, aby používatele byl bezpečně chráněn před sítí, s níž je universální obvod galvanicky spojen. Ochrany je dozařeno použitím výstupního transformátoru pro sluchátko s bezpečnou izolací mezi vinutími. Použili jsme transformátor s jádrem asi 3 cm^2 , s primárem o 3000 závitů, drátem 0,1 mm, sekundář měl 6000 závitů téhož drátu. Pro magnetické sluchátko jej zapojujeme většinu vinutí do anodového obvodu, menší počet závitů je spojen se zdiřkami pro sluchátko. Jedna z nich je spojena s kostrou přístroje přes kondenzátor 5000 pF/1500 V zk. Sluchátko krystalové má spojení opačné. Komcová elektronika pracuje celá jako jediná trioda. Obě anody a stínici mřížky jsou totiž spojeny, třetí mřížka hexoda je spojena s kathodou. Žhavení obvod je kondenzátorový, s ochranným odporem proti nárazům při zapnutí.

Přístroj je vestavěl do drobné bakelitové skřínky pro přijímač, a to tak, že kostra i elektronika jsou hlavou dolů, v otvoru pro stupnici je mikrofon; zebra původně pro reproduktor, jsou větrání. Rídící orgány jsou na zadní stěně z per-

SÍŤOVÝ PŘÍSTROJ PRO NEDOSLÝCHAVÉ


V posledních letech staly se pomůckou i úlevou nedoslýchavých drobné elektronkové zesilovače na baterie. Psal o nich podrobnejší lečkař-odborník v 12. čísle, roč. 1946, t. l., a drobné přístrojky tovární, které byly v této souvislosti čtenářům předvedeny, jsme se pokusili napodobit v dubnovém sešitě, ročník 1947. Jde všem s o úpravy bateriové, tak malé, aby svého nositele neobtěžovaly rozměry ani vahou. Protože jsou málo nápadné, je také málo známo, že i u nás jsou dosti rozšířeny některé zahraniční výrobky.


Pro takové použití, kde nedoslýchavý nemusí měnit místo, kdy na př. pobývá v pracovním stolu nebo v téže místnosti, je možné ušetřit bateriový přístroj i jeho cenné elektronky a málo trvanlivé zdroje tím, že je nahradíme stabilním přístrojem, napájeným ze sítě. Pokusili jsme se o sestrojení takového aparátu ve nejprostší a nejméně nákladné podobě.

V běžných případech dobře vyhoví; tam, kde není potřeba šetrit, je na místě přístroj složitější, na př. také bateriový, ale s napájením ze sítě, na způsob bateriového superhetu v let. č. 6; u něho snáze vyloučíme bručení, než u prostého univer-

sálu. Takové obměny si konstruktér snadno navrhe podle známých zásad.

Pro přístroj potřebujeme třístupňový zesilovač se ziskem asi 10 000. Aby elektronky byly šetřeny, použijeme menších napětí a počítáme u pentody se ziskem asi 50 a u triod asi 15. Základní charakteristika je vyznačena plně na připojeném diagramu; protože jde hlavně o srozumitelnost řeči, může charakteristika klesat asi od 200 c/s. Použijeme-li běžného magnetického sluchátko, bývá vhodné zvědnout zisk v kmitočtu nad 1000 c/s, protože toto sluchátko je zanedbatelné. To se stane odporem 1 M Ω a kondenzátorem C, asi 100 pF, jak je to znázorněno ve schématu a v diagramu (čárovánky). Krytalové sluchátko na př. podle návodu v t. l. nebo z elektry 1-01, nepotřebuje takové zvýšení charakteristiky; pak prostě kondenzátor C odpojíme. Aby bylo možné přizpůsobit charakteristiku různým typům nedoslýchavosti, jsou tu dvě stupňové tónové clony. Clona A způsobuje zeslabení hlubokých tónů, B naopak odřezává výšky. Stupně jsou dosti značné; po vyzkoušení je můžeme zmenšit tak, aby umožňovaly jemnější adaptaci při použití. Je tu i regulátor hlasitosti a v zapojení jinak běžném ještě ta zvláštnost, že jsou tu poměrně malá napětí a značné pracovní

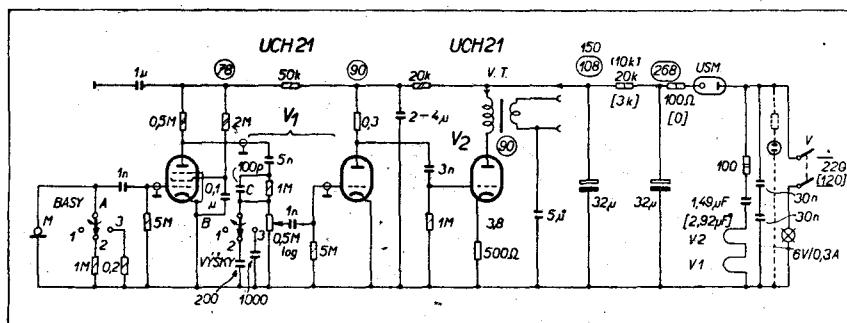

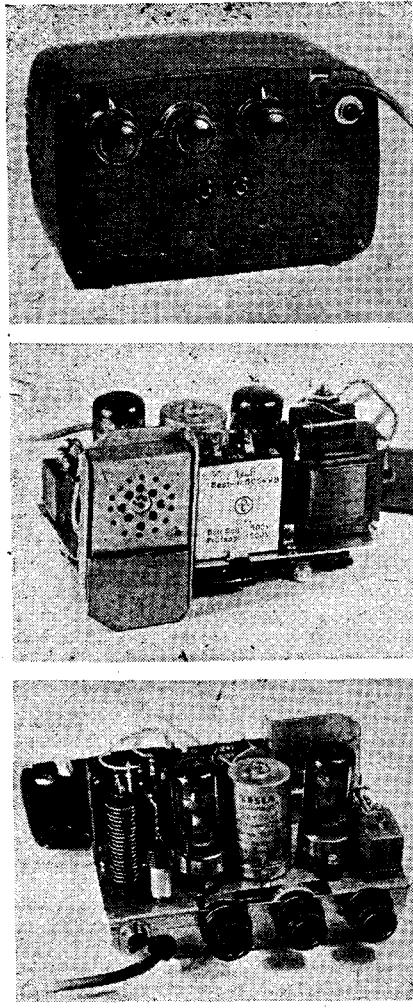

TECHNICKÉ POMŮCKY

pro laboratoř a dílnu

Synchronní motorek.

K serii malých motorků, popsaných v t. l., rádime další, tentokrát synchronní, s malým počtem otáček. Jeho zhotovení je snadné; najdeme-li dvě průměrově stejné nebo málo odlišné železné misky (viz snímek), je o hlavní části postaráno. Jinak je nutno podle obrazu 1 vystříhat na dvou železných plechových kotoučích zuby a zahnout je do směru osy, nejlépe na nějaké šablony (válcí). Zuby rotoru ovšem ohybáme na šabloně průměru asi o 1,5 mm většího. Kulítková ložiska motorku prospějí, ale stačí i bronzová nebo mosazná.

Otáčky jsou dány počtem zubů, a to podle známého vzorce:

$$n = 60f/p,$$


kde f je kmitočet střít a p značí počet pólů, tedy polovinu počtu zubů. Mězera u zubů volíme přibližně stejně široké. Počet závitů vínutí nejze pro různé velikosti uvést a nejlepší postup k jejich určení spočívá na zkusem navinutí plné cívky libovolným drátem a odzkoušením, při jakém optimálním napětí motorek dobré naskočí do obrátek a přitom nejméně hřeje. Z toho snadno zjistíme počet závitů na volt a cívku navineme na požadované napětí.

Motorek běží klidně a tiše; při přetížení se zastaví, ale ani pak neodebirá více proudu a nespálí se. Ve statoru je proveden radiální řez, aby se poněkud omezily ztráty výřivými proudy.

Třebaže je jeho výkon malý, najde dosti hojně uplatnění v různých přerušovačích, míchadlech a pod.

Jednoduchá vrtačka.

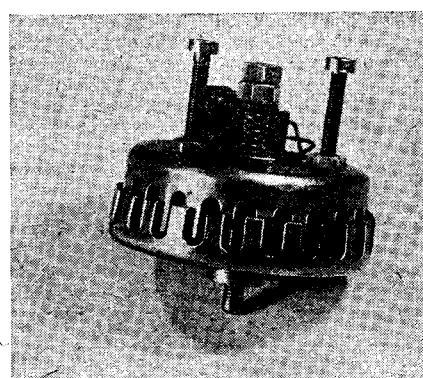Někdy může prospět jedinečná výhoda tohoto prostého nástroje, totiž ovládání jednou rukou. Při práci je horní konec opřen v dlani a prsty obstarávají otáčení. Po trošecku cívky nekývá se vrták o nic



Snímek malého synchronního motorku (na př. pro pohon hodin), a tří účelných nástrojů: vrtačka se „setrváčníkem“ z vratidla, ruční vrtačka a brousicí pomůcka z holicího přístroje.

vice nežli u ruční kličkové vrtačky. Před sestavením naplníme držák strojní vaselínou, čímž je vrtačka „doživotně“ namazána (obraz 2).

Smirkovací pomůcka

dá se lehko upravit z holicího přístrojku a hodi se k jemným pracím (vyhlazování, vzorkování a pod.). Standardní obdélníky si ze smirkových pláten různého zrna nastříháme předem; jejich výměna je rychlá (obraz 3).

Západka přepinače.

Třebaže amatér si dnes kupuje většinou přepinače tovární, přece občas potřebuje provedení, které by nejlépe vyhovovalo konstruovanému přístroji a v prodeji není. Pro takový případ přijde snad vhod tento jednoduchý a hlavně lehce vyrábětelný systém (obraz 4).


Skládá se ze železného plechu sily 1,2 až 1,5 mm, ohnutého přes kulatou tyč, s otvory pro hřidelku a dva nosné šrouby. Položová hvězdice je odvrtána ze silnějšího materiálu (asi 5 mm), a to tak, že nejprve vyvrátame potřebné polohy a střed, a pak teprve po oddělení od původního kusu obvod přesoustržíme. Na hřidelce je hvězdice držena ocelovým čípkem prům. 2 mm, proti vypadnutí pojistěný důlčekem. Takové spojení lze ovšem těžko rozebrat; dále se očekávat nulnost toho, použijeme šroubkou.

Dva šrouby, přes něž mohou být ještě převlečeny rozpěrné trubičky, nesou kontaktní péra, jsou oporu ocelové ploché pružiny a drží přepinač v přístroji.

Zajištění šípkového knoflíku proti klouzáni po hřidelce je dosaženo úzkou drážkou, vysoušenou upichovacím nožem šíře asi 1,5 mm. Hrot knoflíkového šroubku si dotažením vytlačí po obou stranách drážky jakési sedlo, které odolává překroucení i uvolnění mnohem lépe než šroub, dotažený obvykle na plný hřidel.

Vratidlo pomáhá vrtat.

Při ručním vrtání dír větších průměrů zná každý onem nepříjemný zjev kdy se vrták do materiálu zasekává a zastavuje se. Práce je pak námahavá a vede i ke zlomení vrtáku. Uvažujeme-li o možnosti odstranění této nesnaze, zjistíme, že v celém přenosu síly, od svalů ruky až k břitu vrtáku není jediný setrváčník element. Stačí jen malé zvětšení odporu v obráběném místě a vrtačka se rázem zastaví, protože nikde není rezerva síly.

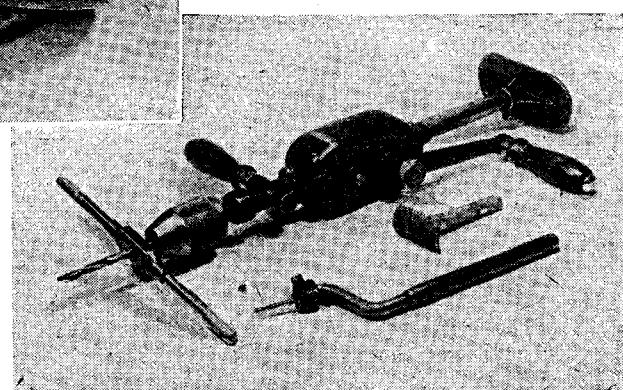

tinaxu, protože používatele bude svůj přístroj obracet k lidem, s nimiž hovoří, ale knoflíky, zejména regulátor, musí mít na dosah. — Použití lisované skřínky je jen relativně výhodné. Je sice úhledná a malá, ale i když ji zajistíme proti pádu a upravíme zástrčku sluchátek tak, aby se snadno vytáhla, kdyby se roztržitý používatele chtěl vzdálit od stolu a zapomněl sundat sluchátko, bylo by skoro účelnější vyrobít skřínnku tak, aby se příliš snadno nerozbila při pádu na zem.

Jako námitky ke zdokonalení připomeňme nedávnou zprávu, že malé otevřené jádro s plechy tvaru E může umožnit snadný poslech telefonních hovorů nebo rozhlasového pořadu. Jádro může mít cívku s několika tisíci závitů velmi slabého drátu a přikládáme je k telefonnímu aparátu nebo k výstupnímu trafu přijímače. Do skřínky by se vešel i malý ladící obvod, kterým by si používatele mohl sám ladit pořad místního vysílače. Snímací cívka i ladící obvod bylo by účelně zařadit až za první zesilovací stupně, aby nebylo potíží s prací na prvním stupni, který je příliš citlivý.

Právě popsaný přístroj bude snad oceňován jako námět, jímž může radiotechnický pracovník aspoň se střední dovedností prospět postiženému, který je mu blízký. V závažných případech se sice aparátu pro nedoslychavé předpisují na podkladě vyšetření u odborného lékaře, ale náklad na stavbu přístroje je poměrně malý, takže i když bude jen popsanými clonami přizpůsoben sluchovým podmírkám nemocného, je možné ve značném počtu případů čekat výsledek příznivý.

Universální vratidlo, nasunuté a při-
tažené na vrták odstraňuje tuto potíž jako
kouzelným proutkem. (Viz snímek.)

Několik způsobů orýsování předmětů.

V dřílecké praxi je někdy nutno rychle a hlavně bez nákladných zařízení orýso-
vat rotační tělesa, a to s dostatečnou
přesností. Přesnost, dosažená popisovaný-
mi způsoby, může být dosti značná, ale
spocívá také v rukou samotného pracov-
níka.

1. Dělení povrchu válce,
kužele, polokoule a pod.
na kreslicím papíru nebo na plechu jsou
narýsovány soustředné kružnice a děleny
na požadovaný počet dílů (obraz 5). Před-
mět postavíme doprostřed plochy, dba-
jíce, aby kruh o průměru nejbliže větším
byl všude stejně vzdálen od jeho obvodu.
Od jednotlivých paprsků pak vedeme po
předmětu rysky.

2. Jiné dělení obvodu válce. Pomůžeme si opět papírem, který pečlivě nabalíme na válec nebo na trubku, a to tak, aby se začátek a konec papíru po překladu přesně kryly. Místo, kde se začátek stýká s ostatním papírem, označíme ryskou. Po rozvinutí rozdělíme takto zjištěný obvod známým rozběžkovým způsobem na potřebný počet dílů. Opětovným nabalem papíru na válec přeneseme i toto dělení a jednotlivé úseky označíme ryskami. (Obr. 6.)

3. Posuvací závit na trubce. Potřebujeme-li axiální posuv dvou sou-
osých trubek, např. při zaostrování v optice, je nutno, aby jedna z nich měla ve
stěně jednu nebo dvě závitovité drážky
velkého stoupání. Předchozím způsobem,
nabalením papíru, stanovíme obvod. Na
rozvinutý papír nakreslíme a eventuálně
prostříhne drážky požadovaného stou-
pání, délky a šířky. Jejich okopřováním
na válec je orýsování skončeno (obr. 7).

4. Podélné rysky na válcích, pěsně souběžné s osou, dosahujeme velmi jednoduše přiložením a orýsováním úhlového železa přiměřených rozměrů, jehož přímošť jsme si ovšem předem ově-
řili. (Obraz 8.)

"Tajná" schránka.

Většina přenosných elektronických přístrojů, na př. kuffkové zkoušeče elektro-
nek a pod., potřebuje při provozu více


Výkresy: (1) synchronní motorek; (2) ruční
vrtáčka; (3) brousicí pomůcka; (4) západka
a upevnění knoflíku; (5 až 8) způsoby orý-
sování předmětů; (9) příhrádka s "tajným"
uzávěrem; (10) držák kulatin.

kabliků a jiných přívodů, které se po skon-
čení práce ukládají do zvláštní postranní
příhrádky. Tím se zmenší užitečná plo-
cha panelu. Je-li však na to pamatováno
při konstrukci, může být dosti místa pod
panelem, kam by se volné kabliky daly
uschovat. Přístup k nim může být se
strany skřínky. Víčko jejich komůrky nemá
se otevírat ven, aby se třeba při pře-
pravě přívody neztrácely. Ale při víku
otevřeném dovnitř, muselo by na něm
být přišroubováno nějaké držadlo, které
by pak zase vyřídilo. Obrázek 9 ukazuje
jednoduché řešení. Úzký kovový pásek,
přišroubovaný na víčku, je při otevření
obrácen ven, jeho stačením je schránka
okamžitě uzavřena. Dodáváme ještě, že
víčko je při zavření drženo kuličkovou
západkou.

Upínka kulatin.

Pomůcka slouží k mimořádně pevnému
držení kulatin nebo šroubů ve svéráku,
anž materiál nějak poškodi. Osvědčuje se
zvláště při řezání závitů, kdy obvykle
upnutí v čelistech svéráku neodolá znač-
nému krouticímu momentu.

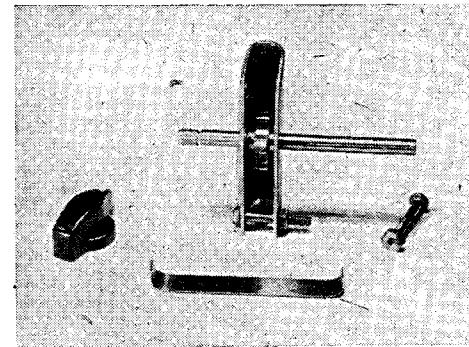Tato pomůcka je zhotovená ze dvou
ocelových desek, stažených k sobě dvěma
šrouby. Při vrtání děr do desek, resp.
při řezání závitů v úvahu přicházejících,
je mezi oběma kusy stažen ještě tenký
mosazný plech (0,8+0,5 mm). Tím je zvý-
šena jistota, že předvrátovací vrták neuhrne



Součásti jednoduché západky a upevnění
knoflíku drážkou ve hřidle.

do některé z obou polovin a kromě toho
při stahování upínaného materiálu zbruse
jistě vůle mezi deskami. Úzké postranní
příložky se opřejí o čelisti svéráku.

Desky po opracování zakalíme a na-
pusťme do modra. Držení kulatin v pří-
pravku je tak pevné, že je možno jejich
konce i roznýtovat, anž se posunou.
K tomu cíli je možno některé otvory také
zapustit, hodláme-li takto hotovit hlavy
nýtky nebo šroubů. Dvě silná spirálová
pera rozevří přípravek ihned při uvol-
ňování čelistí svéráku, což práci velmi
urychluje. (Obraz 10.)



Miloš Hana,
Tesla-Elektronik. n. p.

Nové hermetické průchodky

Podle insertu v „Proceedings of the
I.R.E.“, srpen 1951, str. 44A, nabízí firma
U. S. Gasket Co. hermeticky těsné prů-
chodky pro kondenzátory, nf. transformátory
a pod., založené na zvláštních vlast-
nostech thermoplastické hmoty teflonu.
Princip je vzdáleně podobný zná-
mým tlumičům z gumokovu, t. j. gumy
pevně navulkanišované na železu.

Hmota teflon spojuje dva kovové dis-
ky, do nichž na styčných plochách difun-
duje v jakousi slitinu. Průchodka kon-
čí tedy naveneči čistými kovovými plo-
chami, které lze měkkou pájkou spájet,
anž by vlastnosti teflonu zahrátím utrpě-
ly. Středem prochází svorník, připájený
k hornímu disku.

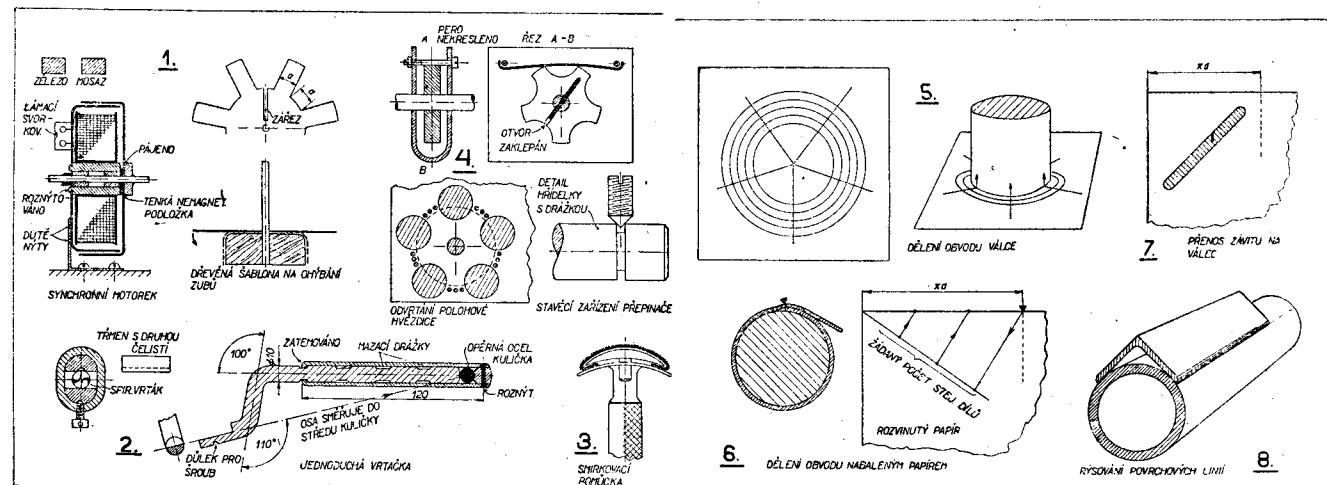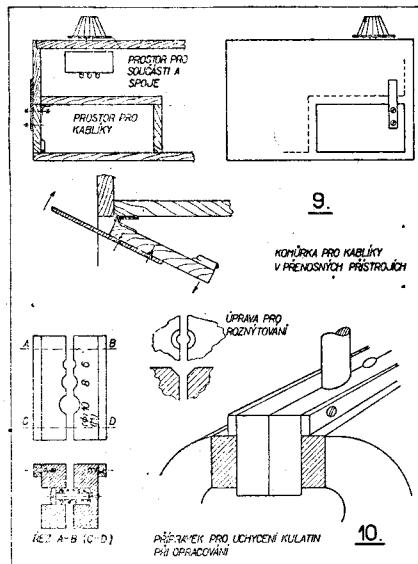Proti keramickým nebo skleněným prů-
chodům je zde (při stejně dobré isolaci)
výhoda větší odolnosti proti mechanické-
mu poškození a změnám teploty M. H.



STROJEK NA BROUŠENÍ VRTÁKŮ

Miloš HANSA, TESLA-Elektronik n. p.

a lze nastavit i různý vrcholový úhel, na což většina továrních výrobků nemá zařízena. Spotřeba materiálu je minimální.

Jak je z obrazu 1 až 3 patrné, rozhoduje sklon osy, podle které se lože s vrtákem při broušení natáčí. Volíme proto způsob, který dané brusce nejlépe vyhovuje, ale podle možnosti uchylujeme se k způsobu Weisskerova, jehož výhody ještě odůvodníme. Přístrojek na obrázcích je však proveden podle Washburna, protože dispozice jinak nedovolovaly.

Vrták je položen do prismatického lůžka, vytvořeného přehnutím železného plechu 1 mm síly. Řezná hrana vrtáku se opráví o ocelovou planšetu P (obraz 4d) a jeho axiální pohyb obstarává hrubě i jemně nastavitelný doraz D (obraz 4g).

V horní části prismatu je ještě výrez pro palec levé ruky, aby i menší průměry mohly být dobře přidržovány. Vrcholový úhel se nastavuje klubkem K (4b) a to buď obecně, nebo pomocí západky (4c) na některý z běžných úhlů, t. j. 90, 118, nebo 130 stupňů. Fixovací matka M (4f) je jednokřídla a je tak podložena, aby při dotažení směřovala od brusky. Otáčivý čep Č (4b) je obemknut svírkou S (4e), která jednak jako stavěcí kroužek udržuje celou pohyblivou část strojku v potřebné výši, jednak svým křidlem tvoří zarážku, která omezuje úhel natáčení.

Správné nabroušení spirálového vrtáku je zkoušením kamenem dovednosti pracovníků. V přesném strojírenství však na tuto dovednost nelze vždy spoléhat a proto byly systematickým studiem vrcholových a řezných úhlů spirálných vrtáků zjištěny optimální podmínky výkonu.

Výsledkem této snah jsou tři základní způsoby broušení, které jen stručně popišeme. Koho by toto tema zajímalo podrobněji, najde v naší odborné literatuře již dostatek informací (Černoch: Strojní technická příručka, str. 36 a další, Teyssier-Kotyška: Technický slovník naucný, díl XIV., str. 1086 a j.).

První a nejstarší je způsob Washburneův. Při něm mají obroušené plochy tvorit část pláštů dvou kuželů, podle obrazu 1.

Druhý způsob, zvaný Weisskerův, je dokonalejší; broušené plochy jsou opět částmi kuželových pláštů, ale vrcholy kuželů směřují od osy vrtáku. (Obraz 2.)

Třetí broušení, hodící se jen pro menší průměry (do 8 mm), zavedla vídeňská strojírna Blau a spol. Broušené plochy jsou tentokráté válcové (obraz 3).

Ve všech případech, ať už u kuželů nebo válců, jsou vždy osy obou myšlených těles mírně přesazeny, tedy mimoběžné.

Továrně vyráběné strojky k broušení vrtáků nejsou příliš složité, ale obsahují dosti litých a hoblováných částí takže průměrně zařízenému amatéru je podobné provedení nedostupné.


Konstrukce, kterou přinášíme, je jednoduchá a vdečná. Strojek je možno upravit pro kterýkoliv ze jmenovaných způsobů

Čep Č je vsunut do dobré licujího ložiska L (4a), nanýtovaného na základním kusu pásového železa Z s drážkou pro upveřejnací šroub. Tento kus Z je asi ve čtvrtině své délky ohnut a úhel, o který se odchyluje od své roviny, je charakteristickým znakem každého ze tří jmenovaných způsobů broušení. Nemíli ohnut vůbec, t. j. odchylný úhel je nulový, jsou plochy vrtáku po obroušení válcové, tedy způsob třetí. Úhel 13° od základny představuje broušení Washburneovo, úhel 30°, ale s opačné strany, broušení Weisskerovo.



Několik poznámek k výrobě.

Opěrná planšeta P je natáčivá kolem spodního nýtku; horní šroubek (M2) se pohybuje přitom v drážce, vypilované ve vyhnutém konci prismatu. Hrana planšety je ve všech součástí přístrojku nejbližší brusnému kotouči. Její sklon nastavíme podle nějakého vrtáku většího průměru tak, aby jeho řezná hrana směřovala svíle nebo poněkud málo do prava, hleděno od brusky, viz d.

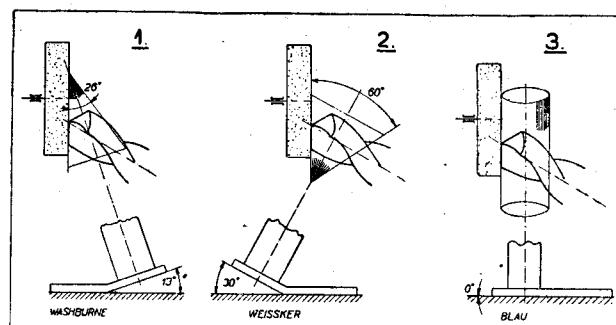Opěrný trojhran posuvného dorazu D (4g) je ložiskem svorníku M6 a je s ním trvale spojen kolíkem, který zapadá do drážky ve svorníku. Kolík je o něco kratší než pro něj vyvrstaný slepý otvor. Kraje otvoru jsou po sestavení sklepány dovnitř; tím je kolík zabezpečen proti vydanuti. Podobně je zajištěn i kolík ve



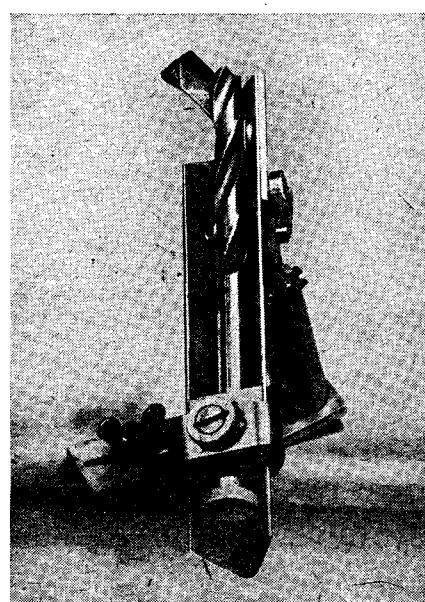
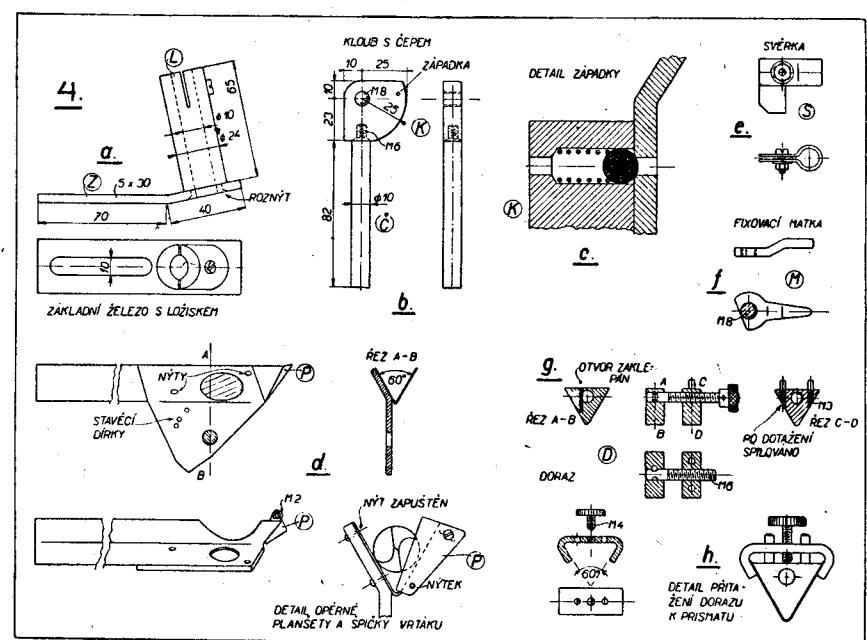
Obrázek 1, 2, 3. Způsoby mechanického broušení spirálových vrtáků.



vroubkováné matce na svorníku M6. Do druhého trojhranu jsou až po závit do taženy dva vodicí šrouby M3, které procházejí třmenem dorazu. Děje se to však již při nasazeném třmenu, protože později by jej nebylo možno nasunout přes šrouby. Srouby M3, pokud vyčnívají závitem dole z trojhranu, jsou zapilovány do rovin a jejich hrany po dotažení odříznuty.

Západkové otvory v kloubu K vrtáme úplně naposled. Přístrojek namontujeme k nějaké rovině, nastavíme kloubem sklon prismatu do některého z běžných vrcholových úhlů. Osa prismatu svírá přitom s rovinou brusy — kolmici k základně — úhel 45, 59 nebo 65 stupňů. Do tělesa kloubu vrtáme v místě, kde má západka být, zařím jen malý otvor, 1,5 až 2 mm, který prochází také plechem, nesoucím prisma. Poté nastavíme jiný žádaný úhel a vrtáme už jen nosný plech; první otvůrky v kloubu slouží jako vodicí zdířka. Jsou-li takto v nosném plechu navrtány všechny tři (nebo i jiné polohy), obě části rozbereme a těleso kloubu vrtáme s opačné strany, aby vznikl prostor pro spirálmé pero a západkovou kuličku průměru 4 mm (5/32"), podle výkresu. Otvůrky v nosném plechu poněkud zahľoubíme, aby kulička lépe sedla (4c).

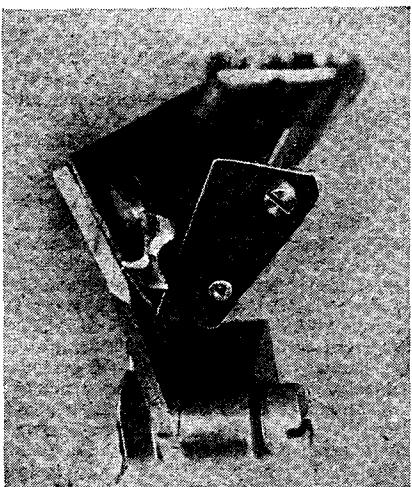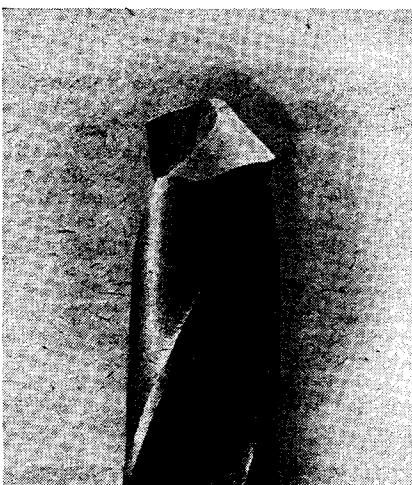Ložisko L je pro trvale přesné vedení částečně naříznuto. Stačí na něm jeden zarážkový šroub, a to pro ustavení polohy, při níž se počíná brousit řezná hrana.



K s n í m k ú m n a t é c t o s t r a n ě: Broušicí strojek, připevněný ke stolu brusky; způsob Washburneův. — Vlevo dole: nabroušený vrták; průniková křivka válcové plochy vrtáku a jeho kuželového čela je přiznačná pro Weisskerův způsob broušení. Faset, která zeslabuje jádro vrtáku, je nutno vybroušit ručně. — Pod tím hrot vrtáku, který je položen ve vodicím lůžku. Vodicí planšeta P vede spodní hranu žlábků vrtáku, ale nedotýká se hrany sousední.


Postup při broušení.

Vrták vkládáme do prismatu před spuštěním brusky, zhruba nastavíme doraz D a ponecháme si rezervu v posuvacím závitu. Strojek upevníme v potřebné blízkosti k brusu na základní desce. Při broušení přidržujeme vrták palcem levé ruky. Pravou zvolna kíváme spodním koncem prismatu za současného otáčení vroubkováné matky dorazu palcem pravé ruky do záběru.

Jde-li o pouhé přebroušení, stačí slabé ubrání s obou ploch. Vrtáky, broušené dříve pod jiným úhlem nebo nesprávně, nesymetricky a pod. vyžadují delšího broušení. V tom případě nebrousíme první plochu hnad do konečného tvaru, ale střídavě vrták obracíme, aby jednotlivě ubranné vrstvy nebyly přiliš silné. Při vyjímání a obracení vrtáku za pohyb brusky dbáme, abychom nezavadili o kotouč a tím neznehodnotili vybroušenou plochu.

Vybroušení středu pro zkrácení fasety ovšem provádíme i nadále ručně, tato práce však nevyžaduje velkého cviku.

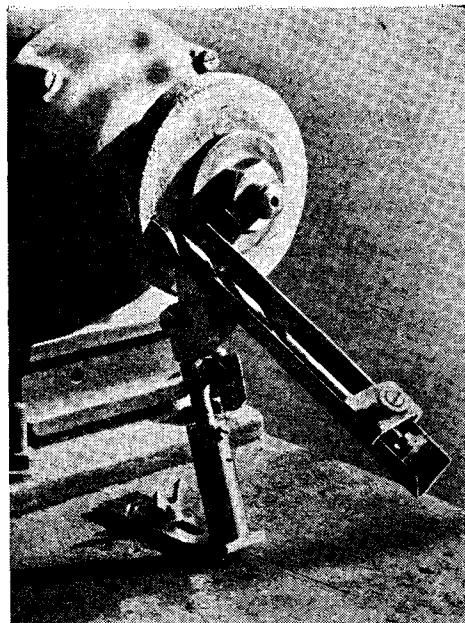Broušení podle Washburna má tu malou nevýhodu, že je nutno kuželovou plochu vrtáku podle jeho průměru vzdalovat nebo přiblížovat k ose otáčení (čepu C). Jde



ovšem jen o malé rozdíly, v amatérské práci zanedbatelné.

U Weisskerova způsobu, který je patentován, je tato vzdálenost konstantní a proto popisované provedení lépe vyhovuje.


Protože nejobvyklejší vrcholový úhel je 116 až 118 stupňů, je výhodné vybroušit si postupně všechny používané vrtáky v tomto úhlu, takže nové přebroušování trvá jen velmi krátce; k tomu navíc máme zaručenu symetrii obou řezných ploch.

VÝROBA TENKÝCH TRUBIČEK protahováním

Práci, kterou popsal M. Zdráhal v 9. č. t. l., jsem s úspěchem prováděl podobným způsobem, jako se vyrábějí trubky v továrnách, totiž protahováním průvlaků. Pásek vhodné folie, odříznutý velmi přesně na př. holici čepelkou podle ocelového pravítka na šíři rovnou obvodu budoucího profilu trubky, protahuji postupně menšími průvlaky, až získám žádaný průměr. Průvlaky jsou vyvrtány v odpadku plechu sily asi 2 mm a jejich průměr je vhodně odstupňován. Hrany jsou srazeny zavrtáním širším vrtákom, a poté ještě velmi jemně ručně vyhlazený škrabákem. Pásek, z něhož chceme dělat trubíčku, na konci po délce přeložíme, aby zúžený konec prošel nejšířším průvlakem, poté jej uchopíme do klešti a nepříliš rychle táhneme. Průvlaková matrice může být upevněna ve svéráku, nebo ji držíme v ruce; tím získáme lepší cit pro tuto práci. Táhneme rovnomořně, přesně přímo a kolmo na matrici. Když je proveden první tah a pásek částečně zformován, ale ještě otevřen, smačkneme konec ještě více, po př. ještě jednou přeložíme, a protahujeme menším průvlakem. Tak to opakujeme, až se dostaneme na žádaný průměr. Potom ovšem zahrocený konec odstraníme.

Popsaným způsobem můžeme dělat trubíčky z folií nebo z tenkých plechů hli-

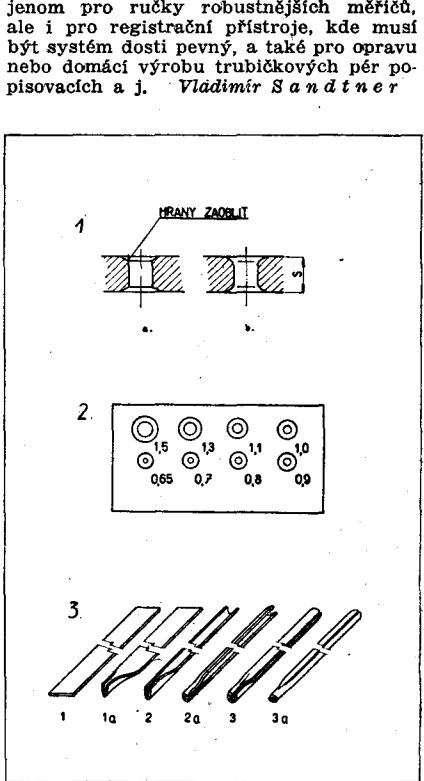Obraz 1. Řez otvorem průvlaku po navrtání (vlevo) a po vyhlazení hran škrabákem. — Obraz 2. Průvlakové destičky pro průměr trubíčky 0,65 mm. — Obraz 3. Postup přetváření proužku folie v kapilární trubíčku a úprava konce pro vkládání průvlaku.



PROBÍRKA DESKAMI

Píše Václav Fiala

W. A. Mozart: Smyčcový kvartet G-dur, Koch. 887 — Hraje Calvetovo kvarteto — Supraphon č. kat. 22117-19 (automat.).

Ze 26 Mozartových kvartet je tento označen jako číslo 14 a pochází z roku 1782, tedy z té doby, kdy Mozart se vzdal dosavadního postavení ve službách solnohradského arcibiskupa, které mu nevyhovovalo ani lidsky, ani umělecky, a kdy se rozholil založit, dokonale chud statky pozemskými, konečně svou vlastní domácnost. Je známo, že v památném souboru šesti kvartet, jež Mozart všechny připsal Josefu Haydnovi, je tento kvartet časově nejmladší a je označen v této serii jako číslo prvé, kdežto známý C-dur kvartet s disonantní introdukcí, napsaný o tři léta později, je posledním z těchto šesti „dětí“, které otec svěřil, posílá je do světa, ochráně a vedení muže tak slavného.“*

Při poslechu tohoto kvarteta znova si uvědomujeme, jakou ztrátu utrpěla světová hudba a s ní i dějiny umění tím, že Mozart tak předčasně zemřel. Je těžko se domyslet, kam by byl dospěl tento tvůrce duch, kdyby se byl dožil jen šedesáti let.

Kvartet G-dur je obsahově v dokonalém souhlasu s těmito city, které slyší Mozartovým nitrem v té době. Svoje myšlení nikde nemohl projevit svobodněji a lépe než v této intimní zpovědi duše.

Najednou je tedy před námi týž a přece jiný Mozart, ve vásnivě pravdivém souzvuku se svým vezdejším životem a s tvůrčím usilováním. Celé jeho dřívější mistrovství i s podivuhodnou dokonalostí a čistotou práce obráží se hned v první větě (Allegro vivace assai), ale zároveň takřka v celém jejím průběhu cítíme, jak se tu derou na povrch nové stránky ve skladatelově tvorbě. Lehká graciéznost ustupuje mužným akcentům a zůstává spíše jejich přirozeným protikladem či lépe řečeno jejich nezbytným doplněním, neboť Mozart v žádné životní situaci nedovede zapomenout na krásu a půvab. I druhá věta (Menuetto — Allegretto) se vyznačuje novotářskými rysy. Ale jak Mozart se dovedl při vši úctě k Haydnovi od tohoto uctiváneho mistra a svého učitele v kvartetní kompozici odlišit, vidíme nejlépe v třetí větě, v onom citově tak výmluvném Andante cantabile. Tam se přislovečně mozartovské „míchání themat v hrnci“ při přípravě rafinovaných jídel pro tabuli gourmandů stává nekonečně vynálezávým uměním, vyčarovávajícím z esence tónů zázrakný nápoj lásky. Tato krásná věta je jím napojena celá, je to jediné, nepřetržité „amoroso“, ne ovšem rokokové přelétavé, rozmarně hravé a lehkomyšlné flirtující, ve stylu obrazů Watteauových, Fragonardových nebo dokonce Boucherových, nýbrž hluboce účastné na citovém prožitku lásky, zrosené silozami radosti i utrpení a časově předjímající vásnivou lidskost pozdějších vět Ludwiga van Beethovena. Dvojí unisono všech nástrojů přeruší volně vznesený tok této části a dvakrát znova uvede v jiné atmosféře její úchvatné thema, jež na konci věty ze spodních tónových poloh stoupá až někam do etherických výšin, výmluvný symbol oblažující a všechno překonávající lásku. Zákonem přirozeného kontrastu musí přijít po této větě zase rychlá část, ale kdybyste se pokusili vystavit sem mechanicky nějaké jiné Al-

* O Mozartově věnování Haydnovi a o lásku Haydna k Mozartovi viz více v „Elektroniku“ r. 1948 na str. 202.

Dnešní rubriku posledního čísla v tomto ročníku chceme věnovat výlučně kvartetní hudbě, a to s tím záměrem, abychom jednou obrátili zraky a pozornost svých čtenářů od jejich vznešenějších a vyšňofenějších sester, kterým se říká opera a symfonie, k hudební formě domněle méně významné, jež je však svou spanilostí zastíní stejně, jako Popelka svoje sestry v pohádce.

Kvarteta jsou po mnohé stránce vrcholcem hudby. Ví to většina hudebníků, jimž je hudba více než jenom prostředkem obživy, ale neušlo to ani nemuzikantům, kteří si hudby všímalí a měli ji v oblibě. Znáte snad rozkošné líčení českého autora, jak se za jeho studentských let v bytě, kde byl v podnájmu, scházeli v neděli hned po obědě čtyři amatérské kvartetisté ke své pravidelné zábavě. Skoro ani nemluvili; rozložili pultry, dali na ně partesy, naladili nástroje a hráli. Hráli a hráli až do pozdních hodin. Byla již téměř noc, a kvartetisté se konečně zvedli, sebrali partesy, složili pultry a uložili nástroje. Ale na odchodu si najednou vzpomněli, jak bylo krásně to či ono místo v jednom hraném kvartetu, a rázem se ve dveřích obrátili, nelitovali nové potřebné procedury, přehrál si celé kvarteto znova a teprve pak šli domů. A zdál se všem, že kvartet má v sobě totikdy sebezpodobujících rysů, jako jeho dvě kvarteta. Do kvartet vložili skladatelé to nejkrásnější a nejintimnější, co nosili ve svém nitru; vzpomeňme si jen na Schuberta a Ant. Dvořáka! Většina velkých muzikantů také začala se vyslovit touto ryzí formou, ve které nic nepláť pomoc velkého aparátu a tím použití různých efektů. Leckdo snad neví, že Giuseppe Verdi, který za svého života napsal dvaatřicet oper a jediný kvartet, na otázku svých přátel, proč jej napsal, vtipně odpovíděl, že opery psal pro veřejnost, pro vnější úspěch a pro efekt, i když v dobrém slova smyslu, a že tedy musel počítat s vkusem a s vnitřností těch, pro které tvoril, kdežto kvartet e-moll že psal jen pro sebe, pro svoje potěšení a docela podle svého vkusu. A dá se opravdu říci, že i ten, kdo by znal všechna dvaatřicet oper italského mistra, a třeba i Requiem, ale neslyšel jeho kvartet, nikdy nebude vědět, jak vypadá celý Verdi.

Kvartetní hudba má ovšem i jinou význačnou vlastnost: učí družnosti. Nemůžete ji provozovat sami, jako na př. hru na housle nebo na klavír nebo na jiný nástroj. Zde se pokoušíte vzkřídit k životu hudební dílo nikoli izolovaně, nýbrž ve společnosti jiných, svých přátel a

lego molto, třeba i v potřebné příbuzné tónině, přesvědčili byste se, jak logický je právě tento závěr skladby, a jak svými energickými akcenty, odvážně rozbehnutým fugatem a jiskřivým kontrapunktickým uměním toto hluboce prožité dílo dokonale uzavírá.

Calvetovo kvarteto hraje Mozarta mistrovsky. Není se třeba divit tomu, že tento francouzská čtvrtice ideálně sehnává instrumentalistů, majících dokonalé nástroje, doveďte dát Mozartovi potřebnou čistotu jak ve formální výstavbě díla, tak ve zřetelném vedení hlasů a v neustálém rozvíjení a sledování thematu; to všechno (a je to nekonečně mnoho) je při umění Calvetovců skoro samozřejmé. Podivuhodná je však předsvědčivost jejich interpretace, která sama o sobě je důkazem toho, jak blízké a zjevně drahé je jim toto dílo. Všimněte si na příklad v druhé části první věty té mimořádné rytmické presnosti, s jakou hrají svoje party, a konečně dynamické síly v jejich podání. Je sice vidět, že toto kvarteto, které se pro-

Několik slov

A znáte čtverzpěv krásy, když v hovoru přemílé se stíhá, odpovídá si řeč housli a violy s čelem?

měsí; nezaměstnává vás v nich ani doprovodné slovo, ani jiný vnější efekt. Jejich mluva musí zato mít tím větší bohatost hudebního obsahu, neboť s tou kvartetou stojí nebo padá. Proto i velcí mistři symfonie a opery, jakmile chtěli promluvit o svém životě a o svých nejinternějších citech, utíkali se právě k této hudební formě. Obráží-li se Beethovenův svět v jeho symfoních, nikde není zpověď jeho nitra a duševní jeho podoba zachycena výrazněji než v jeho šestnácti kvartetech. A žádná Smetanova operní arie nemá v sobě tolik sebezpodobujících rysů, jako jeho dvě kvarteta. Do kvartet vložili skladatelé to nejkrásnější a nejintimnější, co nosili ve svém nitru; vzpomeňme si jen na Schuberta a Ant. Dvořáka! Většina velkých muzikantů také začala se vyslovit touto ryzí formou, ve které nic nepláť pomoc velkého aparátu a tím použití různých efektů. Leckdo snad neví, že Giuseppe Verdi, který za svého života napsal dvaatřicet oper a jediný kvartet, na otázku svých přátel, proč jej napsal, vtipně odpovíděl, že opery psal pro veřejnost, pro vnější úspěch a pro efekt, i když v dobrém slova smyslu, a že tedy musel počítat s vkusem a s vnitřností těch, pro které tvoril, kdežto kvartet e-moll že psal jen pro sebe, pro svoje potěšení a docela podle svého vkusu. A dá se opravdu říci, že i ten, kdo by znal všechna dvaatřicet oper italského mistra, a třeba i Requiem, ale neslyšel jeho kvartet, nikdy nebude vědět, jak vypadá celý Verdi.

Kvartetní hudba má ovšem i jinou význačnou vlastnost: učí družnosti. Nemůžete ji provozovat sami, jako na př. hru na housle nebo na klavír nebo na jiný nástroj. Zde se pokoušíte vzkřídit k životu hudební dílo nikoli izolovaně, nýbrž ve společnosti jiných, svých přátel a

slavilo v celém světě jedinečným podáním kvartet Debussyho a Ravela, má nesmírně nuancovanou paletu dynamických odstínů, ale posloucháte-li na příklad jejich pianissima v závěru první věty, slyšíte, že nejsou tak pavučinová, jako v díle některého z francouzských impressionistů, ale že mají potřebnou klasickou vyváženosť. Dovedou ovšem svou úžasnou lehkostí vnést do díla rakouského mistra něco z ovzduší své země, která byla vlastní rokoka a kterou také Mozart dobrě poznal. Dílo to vůbec není na škodu. Menuet hraje Calvetovci volněji, než se hrává; je to tak historicky správné, a proto tato část skladby působí také daleko výrazněji. V unisonech této věty znějí všechny čtyři nástroje zvlášť krásně a rozděleni hlasů má potom vždy obdivuhodnou účinnost. Jaké nádhery souzvuků dovedou Calvetovci dosáhnout, můžeme pozorovat v druhé části Andante, kde k nám nejednou promluví i krásu jednoho a těhož rozvíjeného tónu v crescendu nebo decrescendu. Tato strana je i dobrým měřítkem pro tech-

o kvartetní hudbě

Z básně Stanislava Hanuše,
„Housle starého německého
mistra“.

druhů, neboť je těžko si představit, že byste tuto hudbu provozovali doma s lidmi, k nimž nemáte osobní žádny vztah. Kvarteta jsou také ty skladby, jež působí stejně dobře jak v prostředí intimního domova nebo intimní společnosti, tak v koncertní síni. Nebývá ovšem štastným řešením, když se kvartetní a komorní hudba vůbec provozuje ve velkých sálech, kde se pořídají i největší orchestrální a oratoriální koncerty, neboť v prostředí příliš rozlehlem se mnoho hodnot z křehčího hudebního výtvaru ztrácí. Protože se toho při provozování kvartet často nedá, nelze se divit, že potom několikanásobně vystupují do popředí přednosti dobré nahraných desek, jejichž reprodukce v intimním prostředí může vykouzlit skutečnou komorní náladu. Ale cesty, které vedou z domovů, kde se pěstuje hudba amatérsky, do koncertní síně, kde ožívá v dokonalém uměleckém tvaru, by pod nohami častých chodců neměly nikdy zarůst a návštěvnici hudebních podniků by neměli zapomínat, že těsná spojitosť mezi domácí hudbou a mezi koncertní hudbou („Hausmusik“ a „Konzertmusik“ přiléhavě říkají Němci a s nimi vlastně celý muzikantský svět) je ta nejlogičtější: spojitosť.

Ale nakonec ještě něco. Rozhlédneme-li se po dnešní koncertní síni, po divadlech, a zaposloucháme-li se do rozhlasových pořadů nejen našich, nýbrž i ostatních národních, rázem vidíme, jak velký podíl ve všech těchto produktech, ať již zpěvoherních nebo symfonických a komorních, má starší hudba, předcházející svým vznikem tu dobu, kdy byly konstruovány moderní hudební nástroje, ať již jde o klavír, harfu, klarinet, hoboje, trubky, lesní roh, nástroje běcí atd. Tím se ocítáme u problému:

nickou, zdařilost desek, neboť si na ní můžeme ověřit, jak věrně znějí všechny rejstříkové polohy hrajícího souboru.

Jem jednu poznámkou: Na desce máme opět lakonické označení — Calvetovo kvarteto. Ale od vzniku Calvetova kvarteta uplynula již desítkrát a kvarteto prodlalo různé změny. Prvotní svoje desky nahrávali ve složení: J. Calvet, D. Guilevitch, L. Pascal a P. Mas, kdežto při poslední návštěvě v Praze seděli u pultů Josef Calvet, Jean Champeil, Maurice Husson a Manuel Recasens. Přesné údaje o nahrání mají svůj smysl a čtyři kvartetisté by měli být uvedeni jménem, stejně jako by se mělo stát pravidlem přesné uvádět rok nahrání. Víme, že naše Gramofonové závody v tomto případě za neúplné údaje neodpovídají, protože jde o desky, přejaté do našeho nákladu od dřívější firmy, ale mělo by se to pro dokumentární údaje nálepky zjišťovat i dodatečně. Mimo dosah našich možností to není.

Q

mu, kterým se normální posluchač nezabývá, protože si ho při poslechu většinou neuvědomuje, totíž u zvukového přehodnocení prováděných děl. Haydnovy a také Beethovenovy symfonie zněly kdysi podstatně jinak než dnes a také Mozartovy opery měly jiný orchestrální zvuk, nemluvě ani o tom, že v nich vystupovali zpěváci a zpěvačky, jejichž kolorturní umění je nám dnes dosažitelné jen v několika výjimečných případech. I v klasické a častečně i v romantické opeře slyšíme tedy něco, co je zvukově přehodnoceno, a je nutno si položit otázku, zda by tvůrci těchto děl byli vždy s reprodukcí po stránce zvukové spokojeni. Je však jeden obor hudby, jediný, kde slyšíme přesně ten zvukový zápis, který si skladatel představoval. To jsou skladby, jejichž nástrojový rozsah nevybírá z království houslí, violy a violoncela, neboť ty se ve svém tvaru a zvuku neproměnily a hraje se na ně v podstatě stejně, jako za časů Haydnových a Mozartových. I kdybychom si nakrásně připomnali, že tempa dnes bereme jinak, většinou urychlěná, že hrajeme oslnivější technikou, že mohou být jistě rozdíly i v chápání dynamiky a že tu zůstává konec konců nevyřešen i hlavní problém správného či méně správného pochopení skladby, musíme přiznat, že poslouchající klasická kvarteta, posloucháme skutečně jejich původní zvukovou představu. Význam toho je veliký a hudebníků, kteří se nestarají o poslech kvartetní hudby (a je jich, bohužel, dost a často se tím ku podivu ani netají), nutno jenom litovat, neboť ochuzují svou vlastní přestavivost. Právě z poslechu kvartetní hudby mohou se ti, kdož hrají na zmodernisované hudební nástroje, mnohem naučit pro svůj vlastní hudební výkon a přednes. Je to svého druhu pouť ke stálé tryskajícímu pramenům čisté, vzácně osvěživé vody.

Nezapomínejte na tyto věčně živé zdroje ani vy, milí čtenáři a diskofilové, a uote se milovat hudbu i na kvartetech, právě na kvartetech, neboť pak se vám hudba stane ještě dražší, než vám je snad dosud.

Václav Fiála

Ludwig van Beethoven: Smyčcový kvartet čís. 10, Es-dur, op. 74, Harfový — Kvarteto vídeňských filharmoniků: Franz Samohyl, Siegfried Rumpold, August Pišero, Emanuel Brabeck — Poslední (osmá) strana: Franz Josef Haydn: Serenade — Andante cantabile, II. věta ze smyčcového kvarteta op. 3, č. 5 — Títků účinkující — Supraphon 14603-6-V.

Počet kvartet Ludwiga van Beethovena bývá udáván na 16 a někdy na 18; záleží na tom, počítá-li se za kvartet i známá Velká fuga op. 133 a málo známý kvartet in F, přepracovaný podle Beethovenový klavírní sonaty op. 14. Uvádí-li se kvartet Es-dur jako desátý, zjevně se počítá s obvyklou šestnáctkou. Mezi Beethovenovými ostatními kvartety byl dlouho v pozadí; většinou se o něm říkalo jen tolik, že se jmenuje harfový podle hojněho používání pizzikat v prvé větě. Ale od časů, kdy se na toto dílo, napsané na podzim roku 1809, kriticky pojednal proslulý badatel Hugo Riemann, úcta ke kvartetu Es-dur neobyčejně stoup-

la, neboť Riemann vytušil, že Beethoven se zde pokusil o sepětí themat, vycházejí přitom z úvodního motivu na samém počátku díla. Pak se již poměrně snadno zjistilo, že tento motiv hraje velkou úlohu v nejrůznějších obměnách nejen snad v prvním Allegru, kde to bylo zjevné, ale také ve všech ostatních třech větách kvarteta, zvláště v druhé a čtvrté. Dílo mělo najednou tvůrčí problematiku a je od té doby klasifikováno na eminenc, jako jiná Beethovenova kvarteta. Co se mělo skromného mínení týče, mám takové známkování za zbytečnost. A rádím vám upřímně: Nesmaňte se vyposlouchat z díla nějakou problematiku. I kdybych vám řekl, že se vstupní motiv v druhé věti objeví od 18. taktu, nepomůže vám to nic, a spíše bych jenom leckomu z vás ztěžil zaujatý poslech. Dovedete-li však říci, že se vám na příklad na třetí straně těchto desek líbilo, jak tam v čarovném dvojpřevu hrají housle a cello za doprovodu ostatních dvou nástrojů, anebo že na čtvrté straně zase tak vrouceně zpívají první housle, zatím co druhé housle světlíkují staccatovými figurami, že viola do toho drnká, rozblíží se nahoru a hněd zase poskakujíc dole, a že cello k tomu se zjevným zalíbením jenom rytmicky přitáhá, a proběhnou-li při poslechu takových míst vaším nitrem pocity jindy nepoznaných dojmů a snad štěstí, že můžete být tohoto tvůrčího zázraku účastní, je to vaším sluchovým ústrojím a s vaší hudební vnímavostí v pořádku a budete duchu Beethovenovy tvorby blíže než mnohý poučený znalec, který z různých příčin dálno ztratil vás čistý cit a vroucí vnímavost. Neboť ta zůstane naposled jediným klíčem k pochopení krásy tohoto kvarteta.

Kvarteto vídeňských filharmoniků hraje ve srovnání v našimi kvartetními soubory s větší dynamickou silou a jejich forte je podle našich pojmů trochu nadnesené, takže při fortissimu dostáváme zvuk již mimořádně silný. Zvýkolem li se však na tento způsob hry, postřehneme, že tito kvartetisté hrají s úzkostlivou, ale zároveň s přesvedčivou věrností přesně podle Beethovenova zápisu. Repetice jsou sice většinou škrťány, ale nechybějí nikde tam, kde by to rušilo. V první větě, jež dala kvartetu jméno, krásně vychází sladění pizzikata a arka, tedy drnkání a hrani smyčcem, a na této části si můžete ověřit i kvalitu reprodukce. V některých chvílích z ní vyposloucháte nejen drnknutí samo, ale přímo silnější nebo slabší dotyk prstu na struně. O druhé větě, onom čarovném As-dur, majícím všechnu hlobuku Beethovenova genia, řekli jsme vám něco již v předcházejícím odstavci a bylo by zbytečné opakovat to jinými slovy. Skvělé je hraná kvartetisty věta třetí, Presto, v úderním tempu, s předepsaným zefalením v závěrečné části, jež je zvláště krásně provedeno. Ve variacích, které následují attaca il seguente, t. j. bez prodlení, bych vás upozornil na krásný tón violy ve variaci druhé, na souhru ve variaci třetí, na temperamentní výkon vídeňského primaria ve variaci paté a na efektní prudkou gradaci variače poslední (šesté), kde závěrečné accelerando a crescendo je vystupňováno v rychlosti i sile do takřka orchestrálně znějícího fortissima, po němž tím působivější zazní dva závěrečné, náhle ztichlé akordy. — Při naladění bude na prospěch utlumení sily. Vídeňské nahrávání, jak jsme na to již v zářijovém čísle poukázali, je totiž ve srovnání v naším podstatně hlučnější. Poznali byste to jistě i při přehrávání známé Haydnovy serény, jež nepřestává rozradostňovat posluchače od dob svého vzniku až po dnešní den. Jako doplněk

k „harfovému“ kvartetu se hodí velmi dobré, poněvadž má od začátku až do konce pizzikatový doprovod k sólově přednášené serénadě.

Q

Johannes Brahms, op. 67 — Smyčcový kvartet B-dur — Pražské kvarteto — Karel Šroubek, Herbert Berger, Ladislav Černý, Josef Šimandl — 15421-4-V.

Věrny následovník Ludwiga van Beethovena, Johannes Brahms, nezanechal sice 16 kvartet, jako jeho velký předchůdce, ale to vlastně jen proto, že při obdivné úctě k Beethovenovi byl nadám mimořádnou sebekritikou. Dvacet napsaných kvartet spálil, a než uveřejnil svoje „prvň“ a „druhé“ kvarteto, pracoval na nich po několika letech. Svoje třetí kvarteto, op. 67, dokončil pravděpodobně v roce 1876 a napsal o něm jednomu příteli, že to není „zádný velký a příšerně těžký kvartet“. Snažil se skutečně svoje kvarteto učinit dobré hratelným a po prvních zkouškách psal svému nakladateli Fr. Simrockovi, který chcel těžší místa dát houslistovi Joachimu opatřit prstokladem, výslovně toto: „Prosím ho, aby změnil také početnot, aby prstoklad byl zbytečný!“ A dodatečně milému příteli napsal: „Nemohl bys v těžkých pasážích, zejména v prvé větě, změnit některé noty? Uváděný prstoklad je mi vždy důkazem, že něco v partu pro housle je v nepořádku. Takhle několik prázdných strun na houslové lince, to oblaží moje oko a uklidní moje svědomí!“ Skutečně také po úradě s Joachimem provedl některé opravy.

Od samého vzniku tohoto kvarteta mistrovi ctitelé, mezi nimi Klára Schumannová a Josef Joachim, považovali toto dílo za jeden z nejkrásnějších projevů Brahmsovy komorní tvorby; jedni kladli nejvýše nádherné Andante v d-moll a vroucí, duchaplně vystavené a v první větou souvisící finale, jiní se unášeli něžným sónem violy v třetí části. Jediným obsahem tohoto kvarteta jsou city člověka, jedinou jeho „problematikou“ je snaha vytvořit působivé dílo dokonalé formy a umělecky světobytne náplně. Není divu, že toto hluboké zakotvení v sobě samém a ve vlastním duševním bohatství, které bylo u Brahmse nesmírně, tento přísný vztah k umění a mravní ryzost skladatelovy tvorby přesvědčuje a uchvacuje až po dnešní den.

Brahms je suverénním mistrem jak ve vytvoření thematu a v jeho rozvíjení, tak ve výstavbě celých vět. Jeho vedení hlasů, jeho gradace, mající vždyky svou přísnou zákonitost, ono vnitřní nepomíjíci napětí, jeho veskere svá melodičnost, vyjádřena především pohnutými andante, údernými allegry a světlavé dovedivými nebo teskně zpívajícími scherzy, jeho smysl pro proměnnost a bohatost rytmiky, jeho menasílná, ale vždy hluboce promyšlená harmonisace — to všechno jsou hudební hodnoty prvého rádu a je na nich pořád čemu se učit.

Pražské kvarteto hraje kvartet B-dur jistě mimorádně. V jeho studiu a hře je na každém taktu zřejmo nejen dokonalé muzikantské pochopení, ale i lásku k Johannesu Brahmsovi. Je to dokonale vyvážený a sehraný celek a můžeme-li dvěma členům sdružení, Karlu Šroubkovi a Ladislavu Černému, příknotu ještě zvláštní podíl chvály, děláme to jenom proto, že skladatel obmyslil primaria a violistu dvěma nezvyklými party. Šroubkova hra je plna klidné elegance, něhy i rozmaru, je nadána vzácnou intonační čistotou a živelnou rytmičností. Tón jeho houslí je stejně obdivuhodný ve svitcích

výskách, jako v sonorném rozvezuvení struny G. Jistotu jeho pravé ruky ve vedení smyčce si může každý posluchač ověřit nejen v allegrových pasážích, ale ještě lépe v tom vydrženém tříčárkovém f v pianissimovém závěru druhé věty. Ladislav Černý, který je stále duší tohoto kvarteta a který v uplynulých desíletích roznesl slávu českého muzikantsví po širém cizím světě, má ve třetí větě ve svém sólu vitanou přiležitost, aby ukázal, jak mistrovsky ovládá svoji violu. Hraje svůj part se sytým, ušlechtilým tónem, majícím svou typickou barvu a krásu, a v pravou chvíli nechybí smysl pro potřebný dramatický akcent — je to hra, obrácená ne k vnějším věcem, ale muzikantsky plníkověná, umělecký výkon, který mnoho slavných violistů ve světě bude Ladislavu Černému závidět. Budí však vděčně vzpomenuto i jeho věrného druha, Herberta Bergera, hrajícího s tímto sdružením od samého vzniku; jak nezáročně pomáhá zdvojoval zvuk Šroubkových houslí, a jak v potřebný okamžík doveze výrazně uvést thema v šestosmínovém taktu a svým přednesem připravit jeho čtyřhlasé unisono. Stejně jako druhé housle, ani violoncello Brahms v tomto kvartetu neobdařil žádným sólem,

ale Josefemu Šimandlovi při poctivosti jeho uměleckého založení to nikterak nevadí. Zabavuje melodické předvídání ostatních hlasů v druhé větě vytváře opakoványmi osminami v nádherně prováděném legatu na základním c v třech různých polohách způsobem, který vykazuje všechnu jeho dovednost v tvoření tónu a smyku a v závěrečné variační větě hraje svoje soubežné pasáže se Šroubkem v takovém souladu, že si to zaslouží všechno respektu. Interpretovat toto dílo takovým způsobem, jako jsme toho svědky na deskách „Supraphonu“, je přes opečené skladatelovo tvrzení zpropadeně těžké, a výkon Pražského kvarteta v tomto Brahmsovi vzbudí zaslouženou pozornost jistě nejen u nás, ale všude tam, kde velký hamburgský rádák má své čitatele. Na rozdíl od kvarteta vídeňských filharmoniků je podání našeho sdružení dynamicky více umírněné, vcelku tišší a naši technikové se zjevně snažili nalézt na deskách potřebné rozmezí pro specifickou tvářnost hry Pražského kvarteta. Podařilo se jim to. Dávám také tomuto způsobu hry přednost, protože se mi zdá komornější, a myslím, že ve svém úsudku nebudu osamocen. Technickou stránku nahráni je nutno označit za velmi dobrou.

Rýsovací přípravek

Prostý nástroj podle obrázku usnadní rýsování os na plochých páscích. Není to sice práce častá, ale vyskytne-li se přece ve větším rozsahu, nahradí brzy naše pomůcky přesnosti a úsporu času vynaloženou práci a materiálu. Podstatou je zřejmá z výkresu: dva úhelníky jsou spojeny třemi stejně dlouhými otáčecími přinýtovanými pásky v přesný rovnoběžník. Prostřední pásek má ostrý rýsovací hrot. Pásek, který chceme uprostřed orýsovat, vložíme mezi úhelníky, sevřeme jimi lehce boky pásku a za mírného tlaku na rýsovací hrot táhneme zařízení podél pásku.

Rozměry, volbu materiálu i podrobnosti provedení snadno si zájemci odvodí podle svých zkušeností a podle toho, jak rozměrný přípravek použadují. Přesnější nástroj vyžaduje osazených nýťů, na nichž by se pásky snadno, ale bez výle otáčely. Osy otvorů musí být přesně stejně vzdáleny; také otvory v obou úhelnících musí být v přímce a stejně položeny. Rýsovací hrot je ocelový, kalený, a je přišroubován přesně uprostřed prostředního pásku.


J. Miler.

Z REDAKCE

Titulní list a obsah tohoto ročníku Elektronika musely se tentokrát spokojit s dvěma stranami místo obvyklých čtyř. Ušetřených dvou stran jsme využili ve prospěch bohatosti obsahu posledního čísla. — Titulní list si čtenář pozorně vtrhne a zlepí před stránku 1 v letošním 1. čísle ještě před odevzdáním k vazbě; uvolněný list poslední zabezpečí před ztrátou přilepením na jeho původní místo.

X

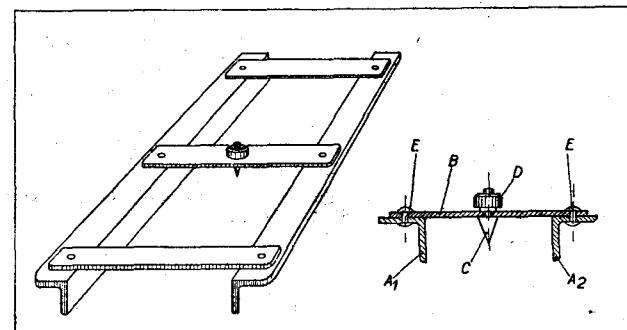Redakce i vydavatelství Elektronika děkuje jeho odběratelům a čtenářům za důvěru a přátelství, jejichž projevy byly časté a uznalé, a loučí se s čtenáři s upřímným přání přijemných vánoc a všechno dobrá v nadcházejícím roce.



Autor článku o duotronu, nové časové základně pro osciloskopu v předešlém čísle na str. 259, polsky čtenář našeho listu, doprovodil svůj příspěvek dopisem, k jehož otisku došlo teprve v tomto čísle. Příspěvek jsme přeložili do českiny; dopis ponecháváme v původním znění, aby se naši čtenáři mohli přesvědčit, jak snadno mu porozumí. Uznalý dopis z Polska (nikoli ojedinělý) je svědec tvrdom, jak významné přispěl nás časopis ke sblížení Čechů a Poláků:

Warszawa 7. IX. 51.

Do Redakce
Časopisma „Elektronik“
Praga

Odkad Wasze pismo zaczęło przychodzić do Polski, jestem etalem jego czytelnikem. Zauważylem, że „Elektronik“ interesuje się nowymi układami różnego rodzaju („Zajmowa zapojenia“ i inne artykuły) i w każdym numerze zawiera jakieś nowości schematyczne. Z tego powodu posyłam Wam „zajmowane zapojenia“ podstawy czasu do oscylografu (časová základna), jaka w swoim czasie zbudowalam, a która jest opisana w załączonym maszynopisie i rysunkach. Artykuł jest napisany po polsku, i to jest pewna trudność, gdybyście go wykorzystali do druku. Jest on bardzo krótki, więc może przetłumaczyć go ktoś z redakcji. To jedna sprawa.

Przy okazji chce Wam tež napisać, že Wasze pismo czyta u nas wiele amatorów, mniej lub więcej (a czasem i naodwrót) rozumując po czesku, tym bardziej, że nie można dostać słowników czesko-polskich. Opisy przyrządów „Elektroniku“ są czasem bardzo pomysłowe (np. „Elektronikový voltmetr“ z nr. 8/51). Ciekawe są również nie-

radiotechniczne artykuły, np. „Technické pomůcky pro laboratoři” i inne. Zdaje się, że macie dobrze urządzone laboratorium. Najbardziej jednak podoba mi się w „Elektroniku” to, że ma tak szeroki zakres zainteresowań (od motorek asynchronicznych do phantastronów).

Tymczasem kończę i życzę Wam powodzenia w dalszej pracy.

inż. Jan Krosszczyński,

Warszawa - Polska, ul. Wilcza 28 m 5.

K PŘEDCHOZÍM ČÍSLŮM

Čtenář nechť si laskavě poznáčí opravu obrázku 26 v článku M. Ilansy: O pohybu vakuu, v minulém čísle Elektronika. Nedopatréním při překreslování byl tento obrázek potočen svíle, ačkoliv naznačený způsob těsnění může být proveden jen s osou vodorovnou, aby rtuť po zastavení zůstala ve žlábkou.

OBSAHY ČASOPISU

ELEKTROTECHNIK

Č. 9, září 1951. — Snižovat náklady v energetice, Ing. R. Brázda. — Rozdělení stálých nákladů energetiky na hlavní skupiny, Ing. F. Kučera. — Domovní instalace hliníkovými vodiči, Ing. O. Novotný. — Proticílánky, Ing. O. Ritzinger. — Ještě k nulování, Ing. Jar. Macek. — Zlepšení účinku v průmyslových závodech, Ing. Vl. Kofanov. — Rameňky a sloupovníky pro slaboproudá vedení, Ing. L. Procházka. — Měření měrného odporu půdy, Ing. B. Fröhlich. — Úrazy ve sklepě, J. Kopecký. — Svařování hliníkových vodičů, T. Brodský. — Vysoké napětí - nehatis vodou, J. Adamus. Z.

SLABOPRUDÝ OBZOR

Č. 7, září 1951. — Spolupráce vědy s výrobou, Ing. J. Kalendovský. — Rozložení provozního zatížení ve spojovací síti, Ing. O. Klika. — Aproximace charakteristik elektronek výrazu s hyperbolickou tangentou a exponenciální funkcemi, Ing. A. Grünwald. Složený článek T, Ing. V. Kroupa. — Metoda výpočtu zesílení zesílovačů se zpětnou vazbou. — Referáty. — Slaboproudé normy ČSN ESČ. — Elektrotechnické znaky pro tisk. Z.

RADIO AND HOBBIES

Č. 6, září 1951, Austrálie. — Vliv postavení planet na magnetické bouře na zeměkouli. — Záhady filtrovatelných virů, C. Walter. — Automatická povětrnostní stanice. — Binaurální systém, používající k zágnamu jedné gramofonové desky. — Trpasličí přijímač pro letadla. — Která rychlosť gramofonové desky je nejvhodnější, G. F. Dutton. — Měrný oscilátor pro vvf, M. Findlay. — Problemy přenosu chvění motoru na přenosku. Magnetické nahrávání na pásku. — Kurs televise. — Měřicí přístroje pro údržbu. — Amatérské zhotovení elektrodynamické přenosky. Z.

RADIO EKKO

Č. 10, říjen 1951, Dánsko. — Jakostní zesílovač s výkonom 30 W. — O stabilitě amatérských vysílačů. — O modulaci DSRC (double sideband reduced carrier). — Popis továrních mikrofonů. — Návrh napájecích obvodů s usměrňovači. — Nové součásti ze zahraničí.

Č. 11, listopad 1951, Dánsko. — Samočinné řízení citlivosti v přístrojích s pentodami o značné strmosti (ER50 a p.). — Adaptor pro kmitočtovou modulaci. — Fm adaptor Telefunken s ECF12 („boční“ demodulace).

L'ONDE ÉLECTRIQUE

Č. 295, říjen 1951, Francie. — Atmosférické rušení navigačních přístrojů, E. Vassy. — Sekundární normál vvf fy Companie Générale de T.S.F., M. Denis, H. Fovet. — Podmínky platnosti matricového počtu pro skupiny čtyrpólů, A. Kaufmann. — Kondenzátory s keramickým dielektrikem, A. Danzin.

PHILIPS TECHNISCHE RUNDSCHAU

Č. 3, září 1951, Holandsko. — Nové elektronky jako silnáče ve sdělovací technice, J. L. H. Jonker a Z. van Gelder. — Zatížení k odstranění týpů tv. obrazu, J. Haantjes a F. W. de Vrijer. — Měření dielektrické konstanty a ztrátového úhlu pevných hmot při 3000 Mc, M. Gevers. Speciální Roentgenovy lampy pro lékařské účely, B. Combé a P. J. M. Botden. Z.

RADIOTECHNIK

Č. 10, říjen, Rakousko. — Početní podklady pro výstavbu telekomunikačních spojů, Ing. H. Herzan. — Nový typ transistoru. — Základy televize. — Elektronka ve službách nukleární fyziky. Z.

DAS ELEKTRON

Č. 10, říjen 1951, Rakousko. — „Ionophon“, reproduktor bez membrány. — Amatérský vysílač-přijímač pro pásmo 144 Mc. — Srovávání unikátního hmot v proudu. — Frekvenční rozsah a kombinace reproduktorů, Ing. J. Kripl. — Historie magnetofonu, G. Trampert. Z.

RADIO SERVICE

Č. 93-94, září-říjen 1951, Švýcarsko. — Televise problémem národnospodářským E. Muser. — Televizní systémy ve Spojených státech, P. L. Tissot. — Televize ve Švýcarsku, Dr. R. Dovaz. — Rozhlasová výstava v Curychu, I. Gold. Z.

TELEVISION ENGINEERING

Č. 9, září 1951, USA. — Nový způsob měření synchronizačních impulsů v tv. vysílání, D. M. Launer. — Součástky z metalisovaného skla pro účely televise, H. S. Craumer. — Nová technika vysílání barevné televise, R. G. Peters. — Umělé hmoty ve výrobě tv. přijímačů, E. N. Dorman. — Automatický tv. synchronizační generátor, C. Ellis. — Novinky průmyslu. Z.

RADIO ELECTRONICS

Č. 1, říjen 1951, USA. — Mobilní dálka pro tv. údržbu, G. Slaughter. — Nový způsob vysílání zvuku v televizi, M. H. Kronenberg. — Změny v tv. přijímači pro příjem barevné televise, M. Mandl. — Údržba tv. přijímačů, M. Mandl. — Miniaturní signální generátor (Multivibrátor), jehož miniaturní duotrioda 3A5 generuje obdélníkové vlny. Přístroj i se žhavicí a anodovou baterií umístěn v trubce o průměru 4 a délce 23 cm), R. E. Altomare. — Poznámky k používání měřicích přístrojů, R. P. Turner. — Výměna elektronek, J. T. Frye. — Návrh obvodů na zpětné vazby, XII, G. F. Cooper. — Moderní systémy hlasitě mluvících telefonů, E. P. Hanafin. — Elektronika a hudba, XVI, R. H. Dorf. — Staré okruhy přijímačů s moderními elektronkami (Flewelling, Cockaday, Megadyn, atd.), J. W. Straede. — Dálkový otvírač dveří garáže, Th. W. Hall. — Jak pracuje elektronický mozek, E. C. Berkeley a R. A. Jensen. — Obvody a použití vibrátorů, C. C. Erhardt. — Omecovací zesílovač. — Éra krystalu se vraci, N. J. Hantz. Z.

PRODEJ • KOUPE • VÝMĚNA

Torn Eb s 1. vyměn. za Talisman i jiný přijímač. Reif, Libochovice 400. 2212

Koup. osciloskop, čas. zaklad. 1 Mc, a komunikační přij. E. Klein, Bratislava, Jelenia 21. 2213

Prod. E 10 a K, komun. super v bezvadném chodu (3800). V. Kranc, Praha XII, Polská číslo 36. 2214

Koup. komplet. motorek do 100 ccm, dva disky prům. 20 cm pro kola Bantam. V. Rybářík, Psáre 4, p. Káčov. 2215

Potř. 100% el. AK1, AF2, E446, AB1, E343II, E506, RL1P2, KCII1, R1,2T2, KF4, KDD1, DK21, DF21, DAC21. Fr. Jedlička, Kresanov 75, p. Vimperk, Šumava. 2216

Koup. kvalit. buz. repr. asi 25 cm prům. a dobrý gramomotor s tal. nebo. vym. za Sonoretu RV. J. Horáček, Praha XII, Perušova 13. 2217

Prod. Multavi II (4000), foto el. exposimetř Sixtis (2500). L. Brázda, Jihlava, Telečná číslo 82. 2218

Koup. DL21, DK21, n. vym. za KF1, KL2, VCL11. K. Veselý, Kartechna, Verneřice u Děčína. 2219

Vel. tov. zkouš. elektronek, tov. 6 el., krátkovlnný super a konc. zesil. vyměn. za tov. el. prácu se zdímač. Musel, elektrárna, Třebušice u Mostu. 2220

Prod. novou kameru Admiru 8+2 filmy (7800). Doleček, Liberec 15, Jizerská číslo 179. 2221

Opravy reproduktorů, výměnu poškoz. membrán, zmagnetov., zeslab. magnetní prov. Ant. Nejdělý, Praha II, Štěpánská 20. 2222

Vyměn. nový bezv. mA-metr 0-1 mA, švajcar. výroby, zapušt. montáz. prům 95 mm za 10X P2000. J. Straka, Malacky 909. 2223

Prod. Sonor. (2500), 2elektr. přijímač (2700), UCI121, Valvo (240). EBC11 (180), EZ2 (150), AB2 (100), 6SC5 (200), P35 (230), stabil. 280/40 (270), DC11 (150), E443 (230), EF13 (200), E424 (80), RE034, RE154 (60), Potřebují DC25, DF25 a Torn Eb. Ing. L. Švímberský, Kolín IV, Dukel, hrdinu číslo 583. 2224

Prod. Philips, Telef. nové se slev. EF6, EF12, (160), EL3 (170), EL6 (240), EM11 (150), ECL11 (300), EDD11 (200), AZ1 (40), AZ4 (70), AD1 (150), AII1 (140), AC2 (85), AB2 (60), regul. C8, C9 (80), 4687, 7475 (80). E. Langer, Praha VII, U smaltovny 17. 2225

Koup. DDD25, DC25, n. vyměn. za DCH25, DAC25, DF25. Linian, Koukal, Kunčina 187 u Moravské Třebové. 2226

Prod. akust. práci podle F., roč. 1950 č. 9 (3000). J. Doček, Olšany 32, okr. Vyškov. 2227

Prod. nepouž. Torotor 20F5, pět rozs., 2000 al 1000, 580 až 200, 49 až 41, 31 až 25, 19 až 16, kond. 2×500 (1100), event. opatřím bezv. mf 447 kc. Ing. L. Niederle, Praha XVI, Preslova 5. 2228

Koup. DL41. Ing. Tuček: Sládov. superh. Máu mA-metr, rozs. do 1 mA/100 ohmů. A. Kula, Olomouc PU. Křížkovského 10. 2229

Prod. n. vyměn. malý mech. soustruh s mot. na 220 V za motocykl do 500 ccm. F. Kodes, Děčín, Krásný Studenec 77. 2230

Koup. kterýkol. díl Barkhausen: Elektronen Röhren, ER50 a E446-1254, E446-1224, E449-1234. K. Sniegov, Šluknov 398. 2232

Koup. něk. RV2P800 i jednotl. J. Urbánek, Poděbrady, Chelčického 948/111. 2233

Prod. nové bat. radio Markofon se žhav. ocel. akum. a náhr. elektr. (6000), EF11, EBC11, ACH11, REN1284, RES964, RE604, EDD11 (150), měr. 50 mA (1500), 0,5 mA (750), zesil. 25 W s ampl. pro hřiště (12 000); potř. akumul. kampa 11, motor 220/380 V, 500 W. V. Rihák, Nivnice. 2234

Koup. zástrč. kolíky rozříz., 4 mm, 60 kusů. B. Vondruš, Č. Krumlov, Hor. brána číslo 237. 2235

Koup. gramomotor zachovalý. J. Holda ml., Jaroměř II, 134. 2236

Kúp. bak. skriňku pre super Telegrafia 7P a jemný velký prevod. lad. mechan., vhodný pre kom. super. D. Kodaj, Bratislava, Urbánkova 9. 2237

Koup. 2krát RV2,4P45. Smejkal, Brno 15, Pd-Písky 12. 2238

Prod. Saja mot. (700), polar. relé (250), benz. aggreg. DKW, 800 W, 65 V, st. (10 000), nové. Ing. Časta, Praha XIV, Na květnici 18, telefon 916-22. 2239

Prod. pom. vysílač RA 4/1950 (3000), kfíž. navij. (500). J. Korec, Gottwaldov I, V. domov. 2240

Prod. super Hammarlund Comet. Pro. 6 el. žhav., 2,5 V, bezv. stav., 6 pás. 520 kc až 33 Mc, vyměn. cívky, rezerv. elektr., trió mf obvody, krystal. filtr, vf regul. citliv., zesil. AVC Band-spread, Triplett R-metr, Beat-osc. Jensen perman. reprod. (8800). Ing. L. Niederle, Praha XVI, Preslova 5. 2241

Prod. EZ6 bez krytu (3000), měnič U5 a 1 12 (300), 0,14 (500), reprod. Bellion, prům. 35 (3000), mod. 25 W/100 V (8000), usměr. 550/0,1-280/80 (1500), trafo AEG ktr 12 (1000), mili Mico 5 a 100 mA (900), RFG3 (150), P35 (200), P2000 (100), EF50 (300), P10 (150). J. Šmid, Lužná v Č. 2242

Koup. elektr. KL1, R217, B228, R262. Kadek Oldřich, Zíteč, p. Chlum Třeboně. 2243

Koup. DL21, DF21, KD21, DAC21. F. Bazzilla, chata kpt. Rašu, Štrbské Pleso. 2244

Koup. el. DC, DDD, DF25, DF26 a voj. výrobc. přijímač i nahráv. nebo vyměn. za jiný radiomat. K. Kováč, Olomouc 2. 2245

Koup. n. vyměn. DL21, amer. 117Z3, RES964, n. E443H, 0,05×20 lanko, sluchátka. Máme RV800, EB4, ECH3, ECH11, EBF11, DLL21. V. Važák, Brno 18, Slámová ul., číslo 15. 2246

Prod. n. vym. za 3m tank. šuple, rot, měnič 12 V ss/130 V ss, LB8, P700x6, 2,4P2, xtal 776 kc, 6Vx6, 6B8, 6D6, 6J7, 2K2Mx2 X41; potř. multiosc. Jera. R. Zatloukal, Rýmařov, Benešova 24. 2247

Prod. dyn. mikrof. Phil., kvalit. 10 m kábl. a stoj. (4200). Hora, Brno, Masarykova ul. číslo 7. 2248

Koup. Avomet n. jiný měřič, pertinax různé síly a velikosti, ocel. drát 1,5 mm, vf licnu 20×0,05. Kyšloušek, Počerny 54, p. Karlovy Vary 6. 2249

Prod. malou frézku (1500), elektr. suš. páčku (7800), Multavi II (4800), chladírnu 600 l (50 000). Ing. Seberini, Banská Bystrica, číslo 26. 2250

Prod. a kupují starší čís. Elektronika, Masopust, Praha II, Palackého náměstí, stánek novin. 2251

Koup. kom. super KST Körting a. HRO. Lad. Zlocha, Ban. Bystrica, Malinov 9. 2252

Koup. schema př. Körting, MWEC a j., vym. n. prod. nekol. pl. Torn-Eb 1 (za 4 tah. 10.—), pův. zap. I a II DKE (2 tah., 5.—). L. Pavlásek, Na kříbě 1667, C. Třebová. 2253

Prod. elek. pračku vibr. Ia prov. (4000), vibroplex Ryska (450), motor 120/220, 100 W, 1300 ot. (800). Ing. Dvořák, Skorkov 57. St. Boleslav. 2254

Gramomotor synchron. s talířem prod. (1900). Mora, Březové Hory 446. 2255

Prod. TFuG v chodu, přijím. přestavěný na RV12P2000 (3500). Novotný L., Vrbátky číslo 150. 2256

Koup. bat. super 4—Elektr., kuff. gramof. a desky, bat. DKE b. elektr., sil. výpr. motorek, vibr. měnič. Z. Matal, Žernovník 9, p. Černá Hora. 2257

Koup. elektr. KD21 a DL21. Výborný J., Praha II, Malá Štěpánská 10. 2258

Koup. úplné šunty k mavometru Gossen nebo obstarám ř. D. 25. Dr. Fírek, Žehušice u Čáslavi. 2259

Koup. porouch. měř. přístroj. Jiří Stratil, Šumperk, Svatováclavská 12. 2260

Elektr. gramomot. bezvad., prodám (2100), přip. vyměn. za jiné. Hamplová, Nové Sady číslo 22, Brno. 2261

opravy dyn. repr., vyměn. membrán, magnetování provádí Ant. Nejedlý, Praha II, Štěpánská 20, tel. 287-85. 2262

Prodám: DF21 (200), DL21 (240), ECH3 (280), ECH4 (280), ECH21 (245), AZ4 (90), EH2 (160), 1815 (266), 1850 (50), EZ2 (110), EM11 (168), EM4 (175), EL5 (276), EBC3 (170), REN1204 (90), RE074 (50), EF9 (200), REN1374d (150), všechny úplně nové. Ján Kořista, Piešťany, Čedok. 2263

Koup. 6K8, 6SK7, 6SQ7. Ducke, Praha I, Revoluční 15, tel. 621-87. 2264

Prod. Efson (550), 3krát RL2,4P2 (po 150), mA-V-metr SH 3 V, 30 a 300 mA, prům. 58 mm, v pouzdru (1150). J. Dvořák, Matlacky 79. 2265

Koup. el. ECH11 a EBF11. F. Matička, Neratov, p. L. Bohdaneč. 2266

Prod. použ. dobré CBC1, 2krát CF7, VF7, KK2 nož. (po 200), amer., 80, se spod. 65, RE074, DL430, HP212 (po 130), RES094, VY2 (po 50), repr. DKE a poškoz. membr. (80). J. Němec, Morašice číslo 45 u Litomyšle. 2267

Prod. měr. můstek Omega III 0,0001—20 Ω (3500), reprod. Phil. s dif. a v tv. 100 V (1900), měr. tv. proud. k Avom 0-15-25-50-150-300 A (1900), kr. mikro (850). Jar. Šubrt, Brno 16, Jelínkova 21. 2268

Koup. RA, roč. 27, č. 2, 8, 9, roč. 26, č. 5, roč. 23, č. 1-10, celé roč. 19 až 22, prod. větší množ. RV12P2000 (160), elektrolitů 32 μF/525 V (80), lad. kond. 500 pF se stup. (200). Mikula, Bratfice 35, p. Pacov. 2269

Koup. pásku na psací stroj š. 25 mm, panel, tláčít., vyssavač, přip. pošk. n. i se spálen. motorkem; prod. DCH25 100% (370), DL1,21 (350), navječ. kfíž. cívka (500). Jos. Husek, Zálešná VIII, 1234, Gottwaldov I. 2270

Vyměn. DL41, DC41, DF41, za ECH11, EBF11. N. Novotný, Liberec, nám. Klem. Gottwaldova 1. 2271

Prod. 4×2×3 μF 700/1000 V (80). AF7 (150) RGN1054 (50), selen čl. 12 V, 1,2 A (100). K. Rieger, Praha XII, Sázavská 17. 2272

Vyměnění DCH25, DF25, DAC25, DC25 za DCH11, DL1. J. Slezáček, Gottwaldov I, Vysoká 1028. 2273

Diaskop s lamp., skř. (1200), nový katal. ele. Univers. (350), bater. super. s ř. D., nový (4000). Jan Líma, Gottwaldov I, Štefaníková 458. 2274

Prod. fotocelul. pro zvuk, film, novou (1160). Jar. Vilman, Brno, Poštovská 1. 2275

Koup. DF (DAC) 21-22. Prod. RV (P700, P2000, P2) (po 150), KF4 (180), citl. sluch. (250). Jan Minář, Říkovice, okres Přerov. 2276

Koup. 4 radiopřijim. 2krát T713, 1krát Titan, Atlas, 2krát buz. reproduc. Philips se zvuk. difus. průměru 21 cm; 2krát RV2,4P45 a RI,2,4P2(3), RL12P10, RL12T15, 4krát RV2,4P700 a RG12P60, RL2,4T1, RGN1500. Boh. Běl, Petřvald 114. Slezsko. 2277

Vym. elektr. DL21, DLL21, KBC1, KK2 za DL11, DAF11, DCH11, jen dobré. Jos. Černohous, Jablonné n. Orl. 2278

Vým. za obraz. LB8, RV2000, měnič Telef. 27 V/1500 V, 230 W, UKV aut. Telef. dif., voj. sch. s mikrost. a kond. dual. v keram. Koup. LB8, RVP2000. Jos. Kašpar, Vrbno ve Slezsku. 2279

Prod. nf trafo 1:3 (po 40), magnet. reproduktor. 30 cm (po 120), CI,2 (150), CB1 (60), 3krát RE064 (po 70), 6L7 (180), E442 (100). Koup. 2krát RV21P800, RL4,2P6, RL12T2, RI,4,8P15, RL2,4P4. J. Svoboda, Český Brod, 80/II. 2280

Koup. Halicrafters, Körting, HRO, EZ6, LWEA, FUHEWZ, n. pod. přístř. a pom. vysílač. Vyměn. různé elektr. H. Pöseit, Jablonné n. N., tř. 5. května 35. 2281

Koup. CY1, VCL11, EK3. L. Kirillovič, Štefanová, p. Budmerice, Slov. 2282

Koup. dob. el. DK21, DF21, DL21 a DL11. O. Belás, Milochov, Pov. Bystrica, Slov. 2283

Pred. autorádiu Philips, bezv. (10 000). Tibor Palka, Ružomberok-Ludrová, Slov. 2284

Potř. DCH11, DL11, mám. RL12T15, DF25, 4krát P800, vibr. Philips 7880C, 110 až 145 V st. ss (800), 10 A st. zápl., prům. 7 cm (500), prům. 13 cm 20 A ss na desku (350). Pokoj, Loučovice 137. 2285

Prod. ABC1 (150), AX50 (80), 1805 (50), B443S, 2krát AF3, C443, DF25, E438, DL11, DC25, LG7, LG1, (200), ACH1 (280), AF2 (120), RGN504 (40), DK22, 2krát DAC25, 3krát DDD25, 2krát trafo 220/24 V, 50 W (250), dva měniče Unifomer (800 a 500), Torn-Eb (3000). Voj. J. Procháška, Opatovice n. L. 2287

Koup. el. KL1 alebo 2V2, 4P2, DL21. J. Lazar, Malčice, okr. Michalovce. 2283

Prod. vibr. měnič AEG, 2 V-100 V/10 mA (500). J. Reichelt, Mělník IV, Přístavní číslo 19. 2284

Koup. el. clímk. k bat. radiu anod. 90, nap. 120 V, žhav. 1,5—4,5 V. S. Franko, Kysak 89. 2285

Ridi a za redakci odpovídá Ing. Miroslav Pacák

ELEKTRONIK, časopis pro radiotechniku a příbuzné obory. Vychází dvacetáckrát ročně. Vydavatel ORBIS, nakladatelství, vydavatelství knihkupectví a novinářské závody v Praze XII, Stalinova číslo 46. Tiskne ORBIS, tiskárské závody, národní podnik, základní závod 1, adresa vydavatelství, redakce, tiskárny, administrace, expedice: Stalinova 46, Praha XII. Telefon vydavatele, tiskárny, redakce, administrace, expedice 519-41 až -46; 539-04 až -06; 551-39; 539-91; 520-05; 561-65; 525-28 525-48; 571-45 až -49. Toto číslo vyšlo dne 5. prosince 1951.

Vedoucí redaktor: Ing. Miroslav Pacák. Cena výtisku 15 Kčs, předplatné na celý rok 160 Kčs, na ½ roku 82 Kčs, na ¼ roku 42 Kčs. Do ciziny k předplatnému poštovné: výši sdělí administrace na dotaz. Předplatné lze poukázati v platném lístku poštovní spotřebitely, čís. účtu 10 017, název účtu Orbis-Praha XII, na složence uvedět číselnou a úplnou adresu a sdělení: předplatné „Elektronika“.

Otisk v jakékoliv podobě je dovolen jen s přísemným svolením vydavatele a s uvedením původu. ● Nevýzýdané příspěvky vrací redakce, jen byla-li přiložena frankovaná obálka se zpětnou adresou. ● Za původnost a veškerá práva ručí autoři příspěvků. ● Otiskované články jsou připravovány a kontrolovány s největší pečí; autoři, redakce, ani vydavatel neprjíjmají však odpovědnost za event. následky jejich aplikace. ● Křížkem (+) označené texty zařadila administrace.

- Prod. kříž a transf. navječku (2600, 6000), nepouž. E446, EBF2, EL11 (po 200), sluch. (300). Zapletal, Brno-St. Liskovec, Šoustalova 41. 2288
- Koup. zachov. přij. Saba 457, tř. b. el. n. pod. K. Cochlar, Trojanovice 11, p. Frenštát d. R. 2289
- Prod. amat Ω -metr, 10 V Ω -A ∞ (600), svíčky na ván. stromek (800), Talisman 305 U (3300). Jan Bašata, Nýrsko 59. 2290
- Prod. nové ECH4 (260), EH2 (220), AC2 (120), VC1 (140), LV5 (120), UBL1 (240), 4636 (180), NF2 (120), CC2 (130), CF2 (200), 12K7 (180), 6H6G (160, 35Z4 (90), 2A5, 2A6 (po 220), 2B7 (100), 6C5G (120), 5Z3 (80), 4682 (260), 4688 (260), RES094 (150). S. Pražák, Rychnov n. Kn. 2291
- Koup. dynamodrážat, holý, prům. 0,9, email, 2,8 email. opr. B. Zahajský, Dl. Lhota, Dobříš. 2292
- Prod. Emila, 8krát RV4000 bez zdroje a konc. stup. (1200), repr. 6 W, 20 cm, perm. (400). O. Kutman, Praha XVI, Na Žvahově 373. 2293
- Prod. A-metry, prům. 60 mm na zapuštění, 0–6 A st a ss (160), lad. triál Kongres (200), agr. kr., stř. a dl. (150), Selektro kuff. apar. Braun, kr., stř., dl. vlny se zdroji (4900), Sonorety s ECH21 a EBL21 (2000). S. Pražák, Rychnov n. Kn. 2294
- Vym. růz. radiometr., RA, 6, roč. 46 až 51 za lepší sbírku pošt. zn. nebo liter. o demních a noč. motýlech (též cizojazyč.). K. Kružek, Praha-Podolí, V rovinách číslo 608/40. 2295
- Prod. super 3 m, osaz. 6krát P2000, 2krát LV1, LD1, RG12, D60 (1800), skř. Harmonie se stup. (900), kompl. tov. cívka soupr. REL sign. (950), vym. za univ. měr. přístr. A. Janda, Brno, Veveří 39/I p. 2296
- Prod. úplnou staveb. Sonorety s RV12P2000 (1900); koup. vět. Nife aku. J. Michal, Bratislava, Vajnorská 15. 2297
- Překvapení pro amatéry, dvojka, výkon a selektivita 5el. superhetu, schema (50) přiložte. J. Petr, Uh. Brod, pošt. schr. 31. 2298
- Koup. telegr. klíč z něm. letounu Junkers, el. LD1, LV1, RL12T1, RG12D60. J. Lokr, Zamberk 300. 2299
- Prod. A-metr do 50 A, prům. 12 cm (400), dyn. repr. prům. 8 cm (200), rotač. měnič 24/200 V (300), koup. rf. mA do 1 A, Rd 2,4 Ta. M. Antoňů, Deštná u Soběslavi 99. 2300
- Koup. výkon. komun. přijimač tov. výr. K. Merta, Praha XII, Bělehradská 84. 2301
- Soustr. i nedoděl. vyměn. za Torna EB a kuff. Noru. P. Hajduch, Dráhov 11, p. Těnice. 2302
- Prod. pom vys. RA12/46 (1300), Sonorety (2000). J. Svoboda, VPS, Ml. Boleslav. 2303
- Koup. větší množ. stupňových přepinačů, 10 anebo více poloh, a šroub, zdírek. Ústav obecné elektrotechniky SVŠT, Bratislava, Vazovova 1b. 2304
- Koup. 3krát RENS1214, 2krát 1204, 1264, 1krát REN904, 924, 704d, KK2 KF4. Hradám amatéra Prahy k dopis. a spolupráci. J. Haluška, uč. V. Lomnice, okr. Kežmarok. 2305
- Predám EL2 (250), EF11, 12, 13 (po 200), voltmetr do 6 V, 60 a 300 V komb. s Ω -metrem. (1500), v dřeven. kasete a přístr. 0,2 mA, okruhly (550). Milan Strž, Bratislava, Trnavka, Radiová 9/7. 2306
- Koup. I-2 č. RA, I-2 č. KV. Jul. Čajka, Prešov, Stalinova 79. 2307
- Vyměn. DF, DCH, DC, DAC, DDD25 za EF22, ECH21, EBL21, AZ11, EM11. Preis, Tábor 2012. 2308
- Koup. elektr. DL21, DAC21, DF21, DK21, len dobré. J. Orosi, Cabov, okr. Sečovce, Slovensko. 2316
- Mám DCH11, DD25, G6F7S, 6L6, 6Q7, C8, B262, RE074, RENS1823d, KK2, RV12P800, E442S, E449, 45; potř. DK21, DL21, AK2, motorek na brusku 220 V, 100, 200 W. Josef Hrdlička, Praha-Spořilov, Pod Spořilovem číslo 2219. 2317
- Prod. zesil. (2500), elektr. DF22 (180). J. Jarůšek, Vavřinec 21, p. Sloup na Mor. 2318
- Pred. dobré hrající Talisman (4300). M. Ďurčanský, Bratislava, Marótyho 7. 2319
- Prod. frézov. stroj (5000), přenos. radio 4el. Phil. (3500), řízení na vozidlo z Fiata (1500). V. Matějka, Strakonice II/221. 2320
- Koupíme 6 ks Nife akum. DM 13 A a 4 ks Nife akum. DM 24 A. Nab. pod zn. „Velmi nutné“ do atl. 2321
- VCL11 koupí Ing. J. Hájek, Brno, Kroudrová, číslo 16. 2322

PRŮMYSLOVÉ VYDAVATELSTVÍ

Panská 2. Praha II • Telefon 266-51, 240-46

vydalо tyto odborné knihy, které pomáhají řešit každodenní úkoly výstavby socialistického průmyslu.

(Novinky označeny *)

N. S. Burmistrov: Dopravníková zařízení linek pro plynulou výrobu	Kčs 260,—
K. A. Jegorov: Mechanisace dopravy ve strojírenství	Kčs 90,—
I. V. Kudrjacev, M. M. Saverin, A. V. Rjabčev: Povrchové zpevnování součástí	Kčs 110,—
Hospodářské konstruování	Kčs 192,—
N. Kazakov: Typisace a unifikace v těžkém strojírenství	Kčs 3,—
Kurs práškové metalurgie	Kčs 110,—
L. V. Bartášev: Volba výrobnního postupu	Kčs 76,—
L. I. Gotlib: Povrchové kalení plamenem	Kčs 64,—
M. I. Basov: Výkonné způsoby hotovení závitů	Kčs 75,—
A. G. Bergmann - G. J. Jakovlev: Organisace rovnomořné práce strojírenského závodu	Kčs 95,—
* N. S. Medvědskij - I. J. Rjabčenko: Rozpis plánu na dny a směny	Kčs 38,—
* A. S. Azarov: Automatisace obrábění na soustružích	Kčs 40,—
* J. J. Poklad: Technicko-hospodářský rozbor práce ve slévárnách	Kčs 58,—
* Prozatímní předpisy pro zkoušení náterových hmot	Kčs 29,—
* Dr Ing R. Štefek: Chemické složení ocelí normovaných v ČSR a v cizině	váz. Kčs 94,— brož. Kčs 70,— č. Kčs 60,—
* A. Seidler: Tolerování a měření velkých rozměrů	Kčs 18,—
* V. J. Gostěv: Technická kontrola a boj se zmetky ve strojírenství	Kčs 64,—
* Přesné zápusťkové kování drobných součástí za tepla	Kčs 60,—
* F. Černý: Porovnání licovacích soustav OST a ČSN (ISA)	Kčs 166,—
* F. Klimeš: Technická kontrola ve strojírenské výrobě	Kčs 152,—
* Frézky, frézy a frézování	Kčs 30,—
A. M. Vulf, A. S. Šifrin, J. M. Šácmán: Rychlostní soustružení	Kčs 48,—
V. M. Gerst-P. J. Popov: Rychlostní obrábění	Kčs 30,—
S. D. Bogoslovskij - S. V. Serduk: Vysokefrekvenční kapilární pájení	Kčs 44,—

Nová technika:

Rychlostní frézování šedé litiny	Kčs 30,—
A. M. Vulf, A. S. Šifrin, J. M. Šácmán: Rychlostní soustružení	Kčs 48,—
V. M. Gerst-P. J. Popov: Rychlostní obrábění	Kčs 30,—
S. D. Bogoslovskij - S. V. Serduk: Vysokefrekvenční kapilární pájení	Kčs 44,—

KONDENSÁTORY značky TELEGRAFIA 0,02 μ F,

12 kV koupíme. Nabídněte s udáním počtu kusů a prod. podmínek pod zn. „Kondensátory“ do atl.

2267

Koupíme i jednotlivě:

Doutnávky s „mignon“ závitem — Osram B 0,3 mA nebo Osram H, odpory „Rosenthal“ (zelené — skleněné) 50 kohm, Ø 14, délka 64 mm.

Nabídky pod značkou „Radiomateriál“ do adm. t. l.

147

N U T N Ě P O T Ř E B U J E M E

Elektronky SD1A. • Variátory prúdu Osram

EW 2-6 V/0,2 A.

Ponúky zasielajte na Československý rozhlas,

B R A T I S L A V A,

Leninovo náměstí číslo 13.

STAROST S PRODEJEM

vašeho přijimače, elektro-gramofonu a elektrospotřebičů přenechte prodejnám národního podniku

BAZAR

Speciellní elektro - radioprodajna Bazar v Praze II, Vodičkova 41
pasáž Světozor byla otevřena pro vás.

Prodává též partiové radio - elektrosoučástky, jako radiolampy, žárovky, zvukovky a pod., provádí též výkup a přijímá zboží do komisního prodeje.



*Požáry ohrožují vaše objekty
a tím i výsledky
naší budovatelské práce*

Proto: 1. zabraňte možnostem požáru!
2. připravte se na jeho rychlé zdolání!

Vše, co k tomu budete potřebovat a řádně zaplánujete, od protipožárních zařízení až po výstroj požárních sborů dodá:

HASIČSKÁ VÝZBROJNÍ ÚSTŘEDNA

Podnikové ředitelství Praha I, Národní tř. 37 (Platýz) tel. 22229 a 21094 — oblastní správa 1 Praha XII, Římská 45 pro krajské rozdělovny: KR 1 Praha XII, Římská 45 — KR 2 České Budějovice, Biskupská ul. — KR 3 Plzeň, nám. C. Ulricha 5 — KR 4 Karlovy Vary Rybáře, Engelsova 39 — KR 5 Ústí n. L., Revoluční 72 — KR 6 Liberec I, Sokolská 452/23 — KR 7 Hradec Králové, tř. Cs. armády — oblastní správa 2 Brno, Měnínská 4 pro krajské rozdělovny: KR 8 Pardubice Zelenobranská 71 — KR 9 Jihlava, Komenského 39 — KR 10 Brno, Běhounská 18 — KR 11 Olomouc, Žiracena 32 — KR 12 Gottwaldov, Murzinova 48 — KR 13 Opava, Olomoucká 24 — a oblastní správa 3 Martin, Kuzmányho ul. pro krajské rozdělovny KR 14 Trnava, Štefánikova 6 — KR 15 Nitra, Svätováclavská 1 — KR 16 a KR 17 Martin, Kuzmányho — KR 18 Košice, Seninova 74 — KR 19 Prešov, Pribinova 4.

Je výhradním dodavatelem motorových stříkaček, ručních hasicích přístrojů, hadic, armatur, stejnorokojů a všeho ostatního zařízení a hasičských potřeb v uvedených krajích.

Poslouží vám na požádání nabídkami a poradí vám ve všech otázkách budování požární bezpečnosti.