

RADIOAMATÉR

Casopis pro radiotechniku a obory příbuzné

4

Ročník XXVI • V Praze 2. dubna 1947

OBSAH

Z jarního PVV	84
Výstava součástek v Paříži	84
Výpočet anodové impedance u zesilovače třídy C	86
Hudba opravdu „lehká“	86
Rozhlas na prahu dvouletého plánu	88
Poznámka k návrhu vibrač. měniče	88
Rozhlasové plány čs. pošty	89
Radiotechnikem nebo sdělovacím technikem?	90
Zjištění vlastního odporu miliamperometru	90
Zvěsti z veletrhu	91
Kilohertz nebo kilocykl?	91
Dekádový ohmmetr	92
Elektronkový milivoltmetr	95
Přenosná bateriová dvoulampovka	96
Zpracíteň: objímky pro malé elektronky, nejlevnější nabíjecí, může superhet rušit?	99
Naslouchací přístroj pro nedoslychavé	100
Věčný vakuový blesk	101
Asynchronní motorek pro gramofon	102
Malý elektrodynamický reproduktor	104
Oscilátor L-C jako dělič kmitočtu	105
O hudbě a jejích tvůrcích s humorem	106
Pro vaši diskotéku	107
Z naší pošty, Nové knihy, Obsahy časopisů, Koupě-prodej-výměna	108—110
Knižní příloha: Měření v radiotechnice, měřidla elektrostatická str.	81—88

Chystáme pro vás

Čtyřlampovka na baterie s dobrým výkonem a malou spotřebou. ● Pákové nůžky na plech. ● Drobné magnetické sluchátka. ● Zjednodušený výpočet pravových odporů u běžných nf zesilovačů výkonu.

Plánky k návodům v tomto čísle

Přenosná dvoulampovka na baterie, schema, náčrt kostry a spojovací plánek v měřítku 1:1 za 20 Kčs. ● Asynchronní motorek pro gramofon, plánek součástí v měřítku 1:1 za 25 Kčs. ● Plánky posílá redakce Radioamatéra přímo odběratelům za uvedené částky, připojené k objednávkám budou v zámkách nebo v bankovkách a zvětšeno o 2 Kčs na výlohy se zasláním.

Z obsahu předchozího čísla

Přehodové zjevy v obvodu s kondenzátorem a odporem. ● Návod k vyvážení superhetu. ● Podstata impulsového vysílání. ● Výpočet kmitočtu generátoru pilových kmitů. — Elektronický časový spinač. ● Jednolampovka bez anodové baterie. ● Standardní superhet s tovární cívkovou soupravou. Napájecí přístroj pro superhet do auta. Reproduktor se starého sluchátka.

Vysledníci řady úkolů, které ukládá nová doba, je povinnost každého schopného jednotlivce přispět všemi silami k blahobytu nás všech, kdo tvoříme státní celek, a tím k hmotnému i duchovnímu prospěchu celého světa. Budíž dovoleno opětne připomenout, že blaho bytem je miněna spravedlivá odměna za práci, uspokojení a radost z výkonaného úkolu, naplnění podmínek zdravého a spokojeného života, a nálezitá míra klidu, bezpečnosti a pohody pro všechny, jejichž kapitálem je schopnost a dílo. Životní dráha se ovšem nerýsuje podle lineálu a proto náhoda a štěstí, nebo nehoda i neštěstí jsou a zůstanou nepostižitelnými faktory ve složité rovnici lidské existence. V podstatě však chceme, aby reálné činitele formovaly rád, a činitelé náhodní byly právě jen snesitelnou výjimkou. Přejeme si, aby nebláhá zjevy sociální, nezaměstnaný nebo vykořisťovaný pracovník, chudobná vdova, soucit vzbuzující žebrák nebo opuštěná a zanedbaná dítě nebyly už nikdy živým problémem doby.

Toto je obrys materialistického světového názoru, z jehož rozlohy a složitosti předložíme k uváze nepříliš nápadnou, přece však významnou složku národního statku, kterou je tradice. Na rozdíl od širokého významu původního chceme zaměřiti svou pozornost na tradici jakosti a schopnosti, kterou musíme vybudovat jako neoddělitelný znak své práce. Z hlubin a povrchu své země můžeme pro žadoucí blaho byt vytěžit jen málo: nemůžeme zbohatnout prodejem přírodního bohatství, protože je ho stěží dost pro nás. I našim kapitálem je tedy jen schopnost a dílo, a to jest kapitál splatný až když schopnosti byly prokázány a dílo vytvořeno. Vysloveno nejnázorněji, na svůj blaho byt si musíme vydělat. A ovšemže ne mezi sebou, kteří máme všichni stejně málo, nýbrž ve styku mezi národy.

Jestliže jsme takto ukázali mezinárodní obchod, jako hlavní, ne-li jediný zdroj noviny národního majetku a s ním spojeného dostačku ve všech československých rodinách, položme si další otázku: na čem především záleží jeho rozvoj? Patrně méně na objemu a grafické dokonalosti našich propagačních tiskopisů a na okázanosti oficiálních získávacích akcí, zato více na potřebnosti, jakosti a spolehlivosti našich výrobků. A tu jsme u jádra věci. Československý výrobek se musí stát pro svět věci potřebnou a skoro nezbytnou, samoznámení československý musí být synonymem pojmu dokonalý. Použímně si toho souhlasu, lety a generaci stvrzovaného, u takových názvů, jako jsou švýcarské hodinky, anglická sukna, švédský papír, holandský sýr, burgundské víno. Toto jsou propagační hodnoty, k jejichž využití není dost peněz na světě. A jakže byly vytvořeny? Opětovně potvrzovanou a zákonitou zkušeností zákazníků, že švýcarské hodinky jsou nejlepší; zkušenosti, která se musela stotisíckrát potvrdit, než se vtělila v pojem, s nímž nepohnou ani dokonalé schaffhausenky, ani výrobky americké, tím méně hodinky japonské.

Ani nám, příslušníkům dvoukrát zrozeného mladého státu, není odepřena proslulost světové tradice. Kolik jen těch „anglických“ suken pocházel z Humpolce,

kolik tun obřích výkovků dodaly Vítkovice do celého světa, kolik milionů lidí levně a dobře obuly československé továrny. Osou budoucího dění bude však jemná mechanika a radiotechnika, tedy obory, kde je daleko příznivější poměr mezi hmotou a dřinou na jedné, a důvtipem i dovednosti na druhé straně. V tomto oboru tradici zatím nemáme. Příčiny jsme tu čili v předchozím čísle, spolu s důvody, proč je napříště získat můžeme.


Našim spojencem při budování tradice je vrozené nadání a rozsáhlý zájem, doložený počtem amatérských přestitelů této obory. Odpusťte, že tyto vlastnosti znovu podrobne nedokládáme. Byla o nich vícemá řeč na těchto stránkách a lze je právem uznat za dané a nosné, i když nejsáme nad každým, kdo s úspěchem sdáruje dvouelektronkový přijimač. Prostá skutečnost, že mezi všemi vrstvami a ve všech končinách státu jsou lidé se základními mechanickými znalostmi a s disposicí poněkud již vrozenou pro technické zákonitosti, je slibnou základnou pro vývoj čs. radiotechniky.

Základna není ovšem ještě hotovou stavbou, amatérství není ještě známkou budoucí tradice. K pojmu tradice přísluší dvě závažné podmínky: první je čas, druhá je úsilí. Tradice vzniká pedantským, až protivně puntičkářským udržováním a zlepšováním po dobu dosti dlouhou, aby z namátky a náhodného úspěchu vznikla osvědčená, spolehlivá proslulost. Čas nemůžeme popohnat, uplyvá však sám dosti rychle, a na nás je, abychom plnili druhou složku tradice, o které jsme se prve zmínilí. A tu je třeba si ujasnit, že je to úkol pro každého z nás. Tradici osvědčené technické dokonalosti nestaví stupen po stupni jen odpovědní vedoucí, nýbrž s nimi, a hlavně, všichni jejich spolupracovníci, až do učně právě nastoupivšího. Všichni musíme mit k svěřenému úseku dila poměr zamílovaného tvůrce, který jej pěstuje, hýčká, šlechtí a zdokonaluje, a neodbývá, jen aby se naplnila míra nebo počet a aby uplynulé pracovní hodiny vynesly nárok na mzdu. A to všechno musíme činit s vědomím, že odměnu nepřinese nejbližší výplata, nýbrž že bude vyplacena s bohatým úrokem až dozraje čas a s ním i tradice naší zdatnosti.

Z nemnohých předností poválečné doby je, že tyto cenné plody zrají rychleji než v době (byla kdy vůbec?) hlubokého míru. To nám bude povzbuzením i závazkem: abychom neponechali přiležitost nevyužitou. Deset příštích let pravděpodobně rozhodne, bude-li československý přijimač, elektronka, telefon, přenoska nebo snad i televizor pojmenem evropským, nebo lokálním, vyžadujícím celní i jiné ochrany před záplavou kvality zahraniční. Těch deset let uběhne, než se nadějeme, a na nich bude záviset, zda budeme poté ve světovém soustředění českým, ale chudobným příbuzným, nebo malým, ale zamožným, soběstačným, a užitečným členem, s nímž je nutno počítat.

Nepodceňujme se natolik, abychom s resignací malého českého člověka složili všechnu odpovědnost za toto rozhodnutí do rukou svých vedoucích. Uložme přiměřené meze své zaujalosti, potlačme především dělitka vrstev, tříd a národních složek, učme se pracovat, a půjde to skoro samo. P.

Pomožme stavět tradici

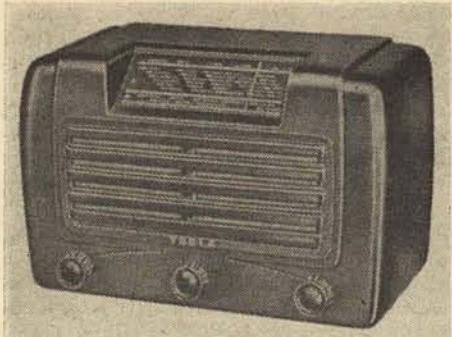

Z jarního PVV

V dřívějších dobách nebyly referáty z radiové výstavy jarního vzorkového veletrhu v Praze zvlášť zajímavé, neboť po stránce rozvržení přijimačů přinesla jenom nepatrně pozměněný obraz výstavy podzimní, jejímž hlavním úkolem bylo oslnit návštěvníky přehlédou nových vzorů. Letos je situace potud nová, že z poměrně početné přehlídky přístrojů národního podniku Tesla na podzim (devět přijimačů ve třech výrazných cenových a jakostních třídách) zůstaly jen tři hlavní přijimače.

Je to Klasik, čtyrozsahový standardní superhet s ECH21, 2krát EF22, EBL21, AZ11 a indikátorem EM11, který je dědicem návrhu tak zv. národního přijimače a zdokonalenou odrůdu Liberátora, a má všechny známky jakostního superhetu. Krátkovlnný rozsah je rozdělen pro snazší ladění na dvě pásmá, a to 13,5 až 20 m a 24 až 52 m, má vstupní pásmový filtr, speciální ladící kondenzátory s mechanickými zesílenou oscilátorovou, pětipolohový volič šíře pásmá, sdržený s tónovou clonou, připojku pro další reproduktor a přenosku, fysiologické řízení hlasitosti, zápornou zpětnou vazbu, podélnou stupnicí s jmény stanic, použití na střídavý proud všech běžných napětí. Cena v prvních dnech veletrhu nebyla udána, má být asi 5600 Kčs. Hlavní nesnáz, totiž málo odolné elektronky EF22, jsou nahrazeny novým spolehlivým provedením.

Jednodušší v osazení i levnější, vcelku však jen málo zevnějškem odlišná je Beseda s elektronkami 2krát ECH4, EBL1, EM4, AZ1, jediný rozsah krátkých vln, plynulá tónová clona, připojky pro další reproduktor a přenosku, cena 4970 Kčs.

Zástupce malých, přenosných, pro střídavý i stejnosměrný proud určených při-

Nahoře na obrázku nejmenší superhet čs. výroby, Talisman. Má tři rozsahy a univerzální proudové použití.

Dole: přijimač největší, pětielektronkový Klasik s dvěma rozsahy krátkých vln.



strojů je Talisman, poněkud větší (dodejme že k prospěchu) než někdejší Philetta. Má elektronky 2krát UCH21, UBL21, UY1N, spotřeba 26 až 35 W, úhledná lisovaná skřínka (předchozí vzory mají skřínku dřevěnou), cena 2820 Kčs.

V oboru zesilovačů shlédli jsme hudební skřín se zesíleným koncovým stupněm, určenou pro restaurace a školy, s vestavěným přijimačem, krystalovým mikrofonem a gramofonem. Pro větší výkony viděli jsme rozhlasové ústředny dnes všeobecně používané panelové stavby, a velikou, vzhlednou i účelnou ústřednu s výkonem 1,5 kW pro třinecké železáry.

Zcela zvláštní potěšení přineslo pozorovatel zjištění rozvoje stavby měřicích přístrojů. I když nebylo lze posoudit do jaké míry se tyto přístroje přibližují svým zahraničním předchůdcům přesnosti a přístupnou cenou, naplňuje nás pýchou a důvěrou důkadenost, s jakou jsou vyvíjeny měřicí přístroje na zcela speciální úkoly, jako je měření kapacit a indukčností malých i velkých, všeobecně můstky pro zkoumání slaboproudých vedení, normální kapacity a několik vzorů prostých, zkušebnám i opravnám určených v i nf generátorů, elektronkových volt-

metrů, dále stabilisátorů napěti atd. Použitá i zajímavá byla výstavka rozvoje techniky elektronek a slibná přehlídka i četné odůvodněně optimistické informace o jejich zdejší produkci, kterých se nám dostalo.

Neméně radostná byla i návštěva stánku neznárodněného sektoru radiotechnické výroby, kde jsme našli dva vzory přijimačů, po mechanické, vzhledové i technické stránce slibných, vedle zesilovacích aparatů různých velikostí. Z výrobků podniku živnostenských shlédli jsme s největším potěšením čs. vzor skutečné elektrodynamické přenosky, která slibuje být prvním dokonalým přístrojem tohoto druhu. Dověděli jsme se o ní zatím, že její kmitočtová charakteristika je přímá až do nejvyšších použitelných oblastí, napětí asi 0,5 V stačí pro běžné použití, raménko už na pohled slibuje vlastnosti, které dosavadní lacina produkce zdaleka nemohla zaručit, tlak na trvalý, proti prorušení a poškozování desek zajištěný safírový hrot, je neobýcejně malý a nastavitelný a cena 2200 Kčs úmerná vlastnostem, které tato nová konstrukce sliuje.

Překvapením pro radioamatéry i labora-

Výstava součástí

V Paříži

Krajan - odborník, který žije 20 let v Paříži a odebírá nás list, posílá jeho čtenářům vyličení svých dojmů z výstavy součástí a zajímavý přehled dnešního stavu radiotechnického průmyslu ve Francii.

Elektronický kmitočtový modulátor, spojený s oscilografem, pro vyšetrování, reson. křivek. (Výrobek fy Ribet a Desjardins, Montrouge.)

V Paříži, v Chemickém ústavu, nedaleko Domu invalidů, konala se od 11. do 14. února t. r. výstava výrobců radiových součástek (Salon National de présentation de pièces détachées et des accessoires de radio). Tato výstava byla před válkou pořádána každého roku; tentokrát měla o to větší význam, že každý chtěl na ni shlednout, jak vypadl radiový průmysl „Změřit teplotu“ (prendre la température), jak říkají Francouzi. Výrobci měli jeden cíl, dokázat, že úspěšně bojují za jakost součástek. Za války a po ní musili se konstruktéři radiových přístrojů spojovat s méněcennými součástkami, neboť jiných nebylo. Prodal se každý zmetek. Když se Spojenci vylodili ve Francii, byly jejich přístroje velkým překvapením. Francouzi dnes chtějí dohnat zahraniční techniku. V cestě jsou však velké překážky. Výrobci přístrojů volají: „Dejte nám dobré součástky!“ Výrobci součástek odpovídají: „Dejte nám dobrý materiál!“

Nechci vynášet francouzskou výrobu, dala však světu před válkou řadu základních výnálezů. Chyběla jim však důkladnost a propracování, a tak se často stalo, že francouzský výnález přišel zdokonalený z ciziny do Francie, která jej pak drahce platila. Stále ještě chybí dobrý materiál. Většinou je podroben hospodářské kontrole. Není dost kovu, iso-



lovaný drát je velmi špatné jakosti, isolaci však nejsou a mnoho dalších potřebných věcí chybí rovněž.

Elektronky. V Evropě vládne názor, že předválečné typy elektronek jsou „passé“ a že příde něco nového. Domnívám se však, že mnoho předválečných typů elektronek, jako 6E8, 6K7, 6Q7, 6V6, 5Y3, nebo evropské ECH3, ECF12, EF9, EL3, CBL1, CY2 ještě dlouho postačí na výrobu přijimačů. Je ovšem nutné věnovati pozornost Americe. Skleněné elektronky jsou nahrazovány kovovými a jejich rozměry se stále zmenšují. Budoucnost ovšem náleží miniaturním elektronkám, kterých Spojenci používali ve svých přístrojích a které vyrály výšku. V tomto směru francouzské továrny chtějí dohnati Ameriku. Zatím jsou však ve stadiu příprav a nové vzory nejsou ještě na trhu. U starších elektronek je snaha zmenšit patku nebo ji vůbec zrušit a použít vývodů přímo jako kontaktů. — S povděkem nutno uvítat snahu, že výrobci nechtějí být za každou cenu originální a využít typy zvláštních charakteristik a hodnot. Bude jistě k prospěchu radiotechniky, budou-li elektronky normovány.

Cívky a kondenzátory. Těmto součástkám se věnuje velká pozornost. Vf cívky jsou vesměs s železem, jádrem a jejich jakost je značná. Jako dielektrika pro kond.

tofe je sdružený volt-ampérmetr AVO-MET, výrobek firmy Metra, Blansko, s 34 rozsahy v jediné skřínce. Rozsahy proudu jsou 1,2, 3, 12, 30, 120, 300 mA, 1,2 a 6 A; rozsahy napětí 1,2, 6, 12, 30, 60, 120, 300, 600 V; obojí stejnosměrné i střídavé, přesnost 1 % při ss a 1,5% při st. měření, vlastní spotřeba 1 mA při ss i st. rozsahu. Pro další ss proudové rozsahy je oddělený bočník 30 a 120 A v bakelitové skřínce, pro st proudy 15, 25 a 50 A je malý transformátor, s možností měřit 150, 300 a 400 A s provlékáním káblu. Stejnosměrné rozsahy 60 a 300 mV jsou vyvedeny na zvláštní zdířky. Cena přístroje činí 4100 Kčs, dodací lhůta 9 měsíců, údaje nezávazné. Údaje o kmitočtových závislostech a o úbytech při měření proudů nejsou uvedeny.

Zahraničních vystavovatelů měl vlastní stánek italský výrobce Marelli s libivými malými i většími superhetami, které připomínají vzhledem přijimače americké. Nemohli jsme — bohužel — získat podobná optimistická data z ostatních oboř výroby součástí pro amatéry: jakostní cívkových souprav je stále krutý nedostatek, příslušní výrobci jsou vázáni úkoly závažnějšími, než je produkce pro

amatéry, kostry a stupnice setrvávají na své, vcelku inferiorní hodnotě, založené spíše na klempířské, než jemně mechanické stavbě. Přepinače a drobné součásti vyrábí dálé národní podnik Tesla, jenž mu zbývá z použití pro vlastní účely většinou jen podíl nepatrný pro trh samostatných součástí. Nu, nesmíme chtít všechno najednou, a kdo čeká, ten se dočká, zvláště když občas zareptá, jako to v zájmu svých čtenářů činíme my.

Dodejme jako povšechnou charakteris-



matiku jarního veletrhu a jako dojem, vyplývající z letmé návštěvy ostatních výstav mimo radiovou, nápadný přírůst počtu jakostních a důmyslných vzorků se zjevným úsilím o účelnost, původnost a mirovou důkladnost, která je nejslibnější zárukou budoucího rozvoje.

P.

Vývoj amerického rozhlasu

Měsíční zprávy FCC (Federal Communication Commission) o stavu americké radiotechniky, jsou vždy zajímavým čtením nejen pro radiotechniky, ale i pro národní hospodářství. Na základě přesních zkoumání technických i ekonomických je v jedné z posledních zpráv nastíněn vývoj amerického rozhlasu v příštích dvou letech. Jelikož Spojené státy určují vývoj tohoto technického odvětví na celém světě, a tedy v nemalé míře i u nás, je zajímavé sličně vysvetlit aspoň několik číslic této zprávy.


V příštích dvou letech se předpokládá, že počet rozhlasových stanic na středních vlnách vzroste z 1000 na 1400. Hlavní těžiště rozhlasu se však přesune na ukv stanice s frekvenční modulací — jejich počet dosáhne čísla 3000 (dnešní stav je 52). Také barevné a černobílé televize se předpovídají velký rozmach. Místo dnešních šesti stanic bude začátkem roku 1949 pracovat na třech ukv pásmech 200 až 300 vysílačů.

Počet amatérů-vysílačů se přiblíží zhruba 1000, takže výroba dosáhne sto tisíc. Největší rozmach však doznají různé služební ukv stanice. Předpokládá se, že během jednoho roku bude v pásmu 460 až 470 Mc/s pracovat dvě stě tisíc přístrojů handie-talkie a walkie-talkie. Ukv telefonní služba pro auta, taxi a lékaře bude rozšířena do 200 měst a na 150 větších dálnic. Radiovými vysílači bude opatřeno 50 000 soukromých letadel a dva tisíce letišť dostane nejmodernější přistávací a komunikační zařízení. Počítá se těž, že v pěti tisících amerických měst budou hasičské sbory vybaveny dokonalými radiofony, čímž se má mnohonásobně zvětšit jejich pohotovost a umožnit ústřední řízení všech jednotek.

Současně přidělila FCC nová pásmá pro radary, pro bezdrátové mnohonásobné telefonní linky, pro novinářskou službu a pro stále oblibenější faksimile (bezdrátový přenos obrazů a tisku).

Jak je vidět, chystají se američtí radiotechnikové a výrobci s věrou na mimořádnou výrobu, aby tak využívali cenné poznatky a objevy, které přinesl válečný výzkum.

-11-

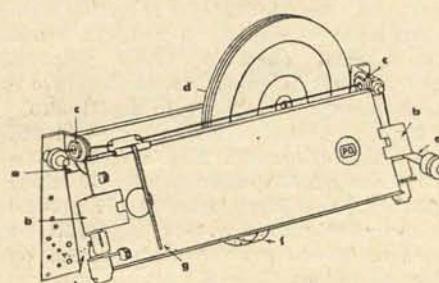


Náčrt tovární stupnice pro přijimače.
Výrobek Linke & Cie, Paris.

v televizních přístrojích. Eiffelova věž vysílá televizi denně.

Měřicí přístroje. Za války, když Němci potírali výrobu, mnoho výrobčů se věnovalo měřicím přístrojům. Máme nyní ve Francii velký výběr. Voltmetry značné citlivosti, v generátory všech druhů, osciloskop, a poslední novinka, oscilograf kinematický. Mnoho opravářů používá těchto moderních přístrojů, které již nejsou výsadou laboratoře. Dnešní radioamatéři mají co dělat, aby udrželi krok s rozvojem a stále větší složitostí přístrojů.

Ve Francii je v radiovém průmyslu volnost jak ve stavbě přístrojů, tak součástek. Výrobní povolení lze poměrně snadno získat. Francouzi úzkostlivě chrání volnost výroby a nechtejí se podrobiti kontrole a diktátorovému nařízení. Velkovýrobci chtěli ztížit živnostenským výrobčům činnost a snažili se prosadit zákon o nuceném úředním zkoušení modelů přijimačů. Nikdo by nemohl vyrábět bez povolení zkoušení organizace Label. Živnostníci zatím vyhráli první kolo. Francouzi chtějí, aby rozvoj radiového průmyslu byl umožněn volnou soutěží. Špatný výrobce se sám vyřadí z trhu. Tím také ceny přístrojů jsou přistupné. Každý si může doprát rádiový superhet a ne jen nějakou lidovou dvoulampovku, která příliš připomíná Goebbelsovu metodu Kleinempfängru, aby lid nemohl být informován, co se děje v cizině. Jiří Špánek.

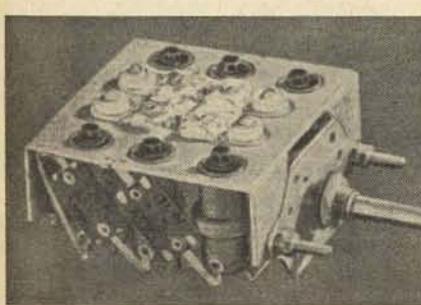Třírozsahová a tříobvodová cívková souprava pro superhet (Arlex, Montreuil).




Výpočet

ANODOVÉ IMPEDANCE

u zesilovačů třídy C

Otakar HORNA

Zesilovač třídy C patří mezi zesilovače s největší účinností a proto se ho běžně používá při zesilování výkonu. Jeho největší nevýhoda — velké nelineární skreslení — nevadí. Amatér se s ním tedy setká při návrhu a stavbě každého většího vysilače a nebude jistě bez užitku, hlavně pro mladší OK a RP, seznámit se s jeho hlavními pojmy a jednoduchým způsobem výpočtu anodového resonančního

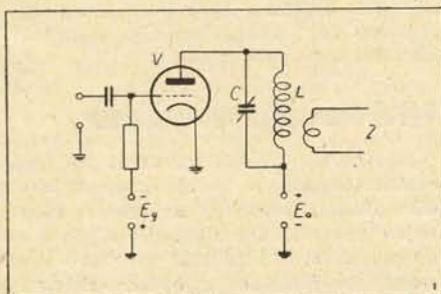

Obraz 1. Zapojení zesilovačního stupně třídy C.

obvodu, na němž v hlavní mřížce záleží správný chod, účinnost a stálost vysilače.

Schema zesilovačního stupně C vidíme na obrázku 1. Jsou v něm zakresleny jen ty součásti, na kterých závisí činnost zesilovače, ostatní, na př. neutralisace, je pro jednoduchost vynechána. Nadále pokládáme budící napětí za sinusové a anodový obvod $L-C$ naladěný na jeho kmitočet. Vazba s antenou je induktivní, nízkohmotovou linkou, jež impendanci můžeme pokládat za čistě ohmickou.

Funkce zesilovače vysvitne z obrázku 2. Mřížka zesilovační elektronky má tak veliké záporné předpětí, že v klidu neteče anodový proud. Teprve přijde-li na ni střídavé napětí, zruší vrcholy kladných půlvln toto předpětí a elektronku počne po určité část kmitu, obecně menší než polovina periody, procházet proud. Označme-li dobu jednoho kmitu jako 360° , potom dobu ω , po kterou prochází anodový proud, rovněž vyjádřenou ve stupních, nazýváme úhel otevření ω . To je první důležitý údaj zesilovače C.

Průběh anodového proudu je hodně vzdálen od sinusového průběhu budicího mřížkového napětí, čili je skreslen vyššími harmonickými. V anodovém obvodu je však resonanční obvod, na kterém se z tohoto složeného průběhu uplatní jen základní kmitočet (první harmonický), ostatní složky vhodně navržený obvod potlačí. Max. hodnota st. proudu první harmonické není tedy rovna polovici proudu rozkmitu, nýbrž má hodnotu poněkud menší, kterou označíme I_s . Zapojíme-li do anodového obvodu ss miliampérmetr, nestačí jeho ručka sledovat rychlé změny anodového proudu a ustálí se proto na jisté průměrné hodnotě, kterou nazýváme ss složkou a značíme I_{ss} .


Jak je vidět z obrazu 2, závisí vztah

těchto dvou složek jak na úhlu otevření, tak na tvaru mřížkové charakteristiky elektronky. Tuto závislost udává diagram 3. Na vodorovné ose jsou vyneseny úhly otevření ω (100° až 200°), na svislé poměr I_s/I_{ss} . Křivky jsou zakresleny pro tři nejběžnější tvary „mřížkových“ charakteristik $E_g = f(I_a)$. Pro charakteristiku přímkovou, $a = 1$, pro semikubickou $a = 1,5$ a kvadratickou $a = 2$. Z diagramu současně zjistíme, že pro tento druh zesilovačů je nejvhodnější charakteristika kvadratická, která při stejném ss střídavém proudu má největší složku základní harmonické, na níž záleží výkon a tedy i účinnost zesilovače.

Dalším úkolem je ze zjištěných hodnot I_s a I_{ss} vypočítat vhodný anodový odporník, při kterém elektronka odevzdá největší výkon. Překresleme si celý zesilovač do náhradního schématu 4, ve kterém je anodová zátěž vytvořena paralelním připojením resonančního odporu R_r obvodu LC a transformátorového odporu antenní linky Z' . Čím větší bude mít tato dvojice odpor, tím větší napětí na ní při daném proudu I_s vznikne. Protože pak výkon střídavého proudu je dán vzorcem $N = E_{max} \cdot I_{max}/2$, tím větší výkon elektronky odevzdá. Libovolně ovšem takto výkon zvětšovat nemůžeme, protože pro správnou činnost elektronky nesmí v žádném okamžiku klesnouti anodové napětí na hodnotu menší než je max. okamžité napětí pracovní mřížky. Průběh napětí na anodovém odporu ukazuje obrázek 5. E_b je napětí zdroje a E_{min} nejmenší hodnota, na kterou smí toto napětí klesnouti. Max. hodnota střídavého anodového napětí je tedy E_b minus E_{min} . Odporník, který způsobí při proudu I_s okamžitý pokles anodového napětí na hodnotu E_{min} , vypočteme dosazením do Ohmova zákona ($R = E : I$):

$$R = (E_b - E_{min}) / I_s \quad (1)$$

To je hledaná hodnota optimálního zatě-

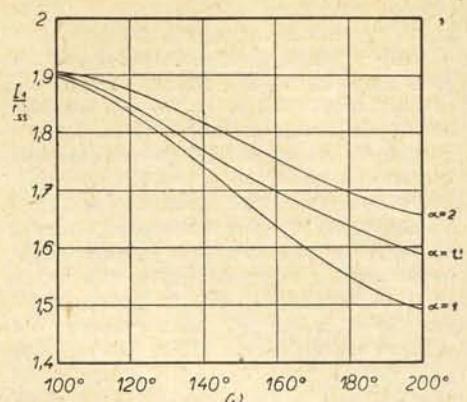

Obraz 3. Grafické znázornění vztahu mezi ss anodovým proudem I_{ss} a střídavou složkou první harmonické I_s pro různé úhly otevření a různé tvary mřížkové charakteristiky.

zovacího odporu. Vzorec platí pro všechny druhy laděných zesilovačů.

Ve vzorce však zatím známe jen hodnotu E_b , jejíž max. hodnota je pro každou elektronku určena výrobcem. Ostatní hodnoty bychom mohli určit, kdybychom znali úhel otevření a tvar charakteristiky, z diagramu 3. U většiny elektronek je však výrobcem uvedán jenom ss kathodový proud a v nejlepším případě budíci napětí pro plné využití elektronky při udaném záporném předpěti. Pokusíme se tedy vzorec upravit tak, aby obsahoval jen tyto hodnoty.

Výpočtem a zkušenostmi bylo zjištěno, že nejvhodnější úhel otevření je podle druhu elektronky mezi 120° až 150° . Střídavá složka I_s může při stejném I_{ss} nabýt v tomto rozmezí hodnoty 1,7 až 1,88 (viz diagram 3). Dosadíme-li tedy do (1) průměrnou hodnotu 1,79 I_{ss} , dopustíme se v nejhorším chybou 5%, čili méně než činí odchylky charakteristik elektronek. Podobně se zjistilo, že E_{min} se pohybuje

Hudba opravdu „lehká“

Ceským gramorem byla nedávno nazvána analogie morzakoru v hudbě; a to v souvislosti s nízkou úrovní desek, vyráběných gramofonovým průmyslem. Na programových poradách čs. rozhlasu v Karlových Varech jsme pak vyslechlí skličující zjištění, že u komise, jež vybírá desky pro rozhlasová vysílání, propadá zpravidla devadesát procent desek s tak zv. zábavnou hudbou.

Rozhlas je tedy v tomto směru v situaci svízelné, kterou ještě zhoršují přenosy tak zv. taneční hudby z kaváren a podobných podniků. Nechme stranou hudební i textový nevkus mnoha skladeb, jež taneční orchestry posluchačům předkládají. Všimněme si, jak často jsou profanována klasická hudební díla právě této orchestry, které se neostýchají pochybně popularizovat Mendelssohna, Ravela, Chopina, Smetanu či Dvořáka. Je to už řádku let, co jistý podnikavec použil motivu z Mendelssohnovy „Jarní písni“ a vyrobil odrůhováku „Já jsem viděl hezkou holku“. Úspěch se dostavil, kurz dalo stoupala, a ze saxofonů, trubek a činel jazzových orchestrů zaznívalo skoro v každé tančírně Ravelovo Bolero, k němu přibylo „Tango dle

Chopina“ (což je bezstyšně pro jazz upravená krásná Chopinova etuda opus 10, č. 3), hraje se v jazzové úpravě k tančí Chopinova polonéza As-dur. Jako vrchol tohoto rádění jsem zatím slyšel Smetanou „Vltavu“ z „Mé vlasti“, hranou jazzovým orchestrem, v němž hlavní part kvilely tahaci harmoniky, a poslední větu z Čajkovského přede hry 1812, hranou jazzovým orchestrem, v němž hlavním nástrojem jsou bubny a jiné bici nástroje, nebo na Rimského-Korsakova „Čmeláka“, hránoho na jazzovou trubku s průvodem jiných exotických nástrojů.

Rozhlas sám občas vydatně přispěje ze svého archivu nějakou takovou deskou: vzpomeňme na jazzově synkopovaný cikánský sbor z Verdiho „Troubadoura“, hraným orchestralem, v němž hlavním nástrojem jsou bubny a jiné bici nástroje, nebo na Rimského-Korsakova „Čmeláka“, hránoho na jazzovou trubku s průvodem jiných exotických nástrojů.

Známe i případy opačné: třeba taková „Markýza a bubeníček“, která nevyniká nad naivní stupititu lidových konsumních skladeb, existuje v českém gramofonovém nahráni na velké desce (!), hrána v symfonickém obsazení nástrojů. Tady se někdo pokoušel o umělecké dílo na objektu absolutně nezpůsobilém způsobem

v mezech 0,1 až 0,2 Eb. Zde vezmeme rovněž průměrnou hodnotu 0,15 Eb. Dosazeno zjednoduší se vzorec (1):

$$R = 0,474 \cdot Eb/I_{ss} = Eb/2I_{ss} \quad (2)$$


Zde již všechny hodnoty známe, nebo si je můžeme na základě údajů výrobce snadno stanovit. Zbývá určit členy L C anodového obvodu. Jak jsme viděli na náhradním schématu 4, skládá se anodový odpor R ze dvou paralelně spojených odporníků: Resonančního odporu, ladícího obvodu Rr a z transformovaného odporu Z'. Užitečné zatížení představuje odpor Z', protože energie, která na něj připadá, se přenese do antény. Energie, strávená resonančním odporem Rr, představuje ztráty v laděném obvodu, snažíme se proto udělat Rr co možná největší.

Jelikož resonanční odpor je dán vztahem

$$Rr = Q/(2\pi f \cdot C) \quad (3)$$


snažíme se dosáhnout největšího Q, čili obvodu nejjakostnějšího. V praxi se Q pohybuje mezi 100 až 600, podle kmitočtu.

Zatížme-li tento ladící obvod užitečným odporem Z', klesne resonanční odpor obvodu na hodnotu, danou paralelním spojením Rr a Z', což se projeví zmenšením činitele jakosti z hodnoty Q na Qz. Čím větší bude poměr Q : Qz, tím větší bude také poměr Rr : Z' a obvod bude účinnější. Snažíme se proto volit Qz nejménší, což je výtáno i z jiných důvodů: Zatížený obvod má plochou resonanční křivku, takže jej při malých změnách frekvence (la-

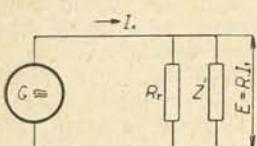

Obraz 4.
Náhradní schéma
zesilovače
třídy C.

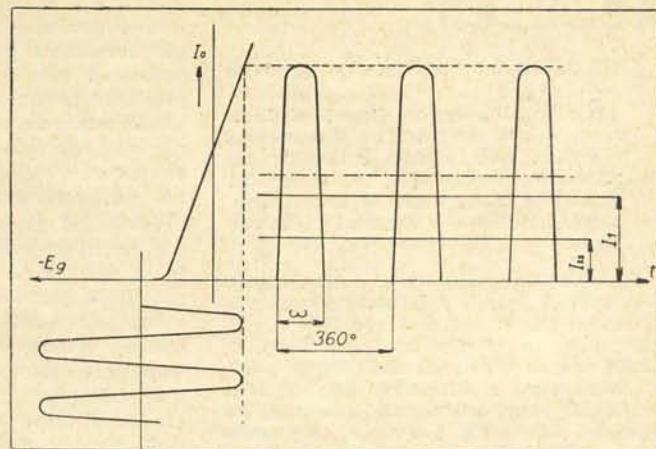Obraz 2. Činnost zesilovače třídy C, odvozená z mřížkové charakteristiky.



dění na pásmu) nemusíme dodávat. Je proto v širokých mezech rovněž necitlivý na oteplení a otřesy. Při velmi malých Qz (menší než 4) odpadne často i neutrálisace. Skutečně ve velkých vysílačích se volívá Qz posledního stupně v mezech 3 až 5. Amatér ovšem tak nízko jít nemůže, protože většinou nepoužívá zvláštních antennních filtrů proti harmonickým (které v zesilovači třídy C vznikají v hojně mífě), a anodový proud musí mít dostatečné Qz, aby je sám omezil. Většinou se volí jako přiměřený kompromis hodnota 10 až 15.

Dosadíme-li takto zvolenou hodnotu Qz do vzorce (3) a současně místo resonančního odporu Rr vypočtený optimální zatěžovací odpor R [ze vzorce (2)], můžeme určit velikost ladícího kondenzátoru C:

$$C = Qz/(2\pi f \cdot R) \quad (4)$$

Pro nejpoužívanější Qz = 13 se vztah dále zjednoduší

$$C = 2/(f \cdot R) \quad (5)$$

Tím máme všechny hodnoty určeny, protože pro známé C a pro danou frekvenci

si potřebnou indukčnost určíme z Thomsonova vztahu.

$$L = 1/(4\pi^2 f^2 \cdot C) \quad (6)$$

Do vzorce dosazujeme hodnoty v jednotkách V, A, F, H, c/s.

Z toho, co jsme zde odvodili, je jasné patrné, že pro každou elektronku a každou frekvenci si musíme vypočítat příslušné hodnoty ladícího obvodu LC, má-li být elektronka úplně využita, má-li být stupeň stabilní a nemá-li nastat rušení vysílání harmonickými.

Vzorce platí nezměněně jak pro triody, tak pro pentody, a rovněž pro výpočet oscilačního stupně, který odevzdává výkon přímo do antény. Pro stabilní činnost musíme však v tomto případě zvolit Qz v rozmezí 30 až 50 a ovšem spokojit se s menší účinností.

Použití vzorec vysvitne na příkladě: Máme vypočítat L a C anodového obvodu v třídiče, osazeného pentodou EL5, při frekvenci 7,5 Mc/s (40 m).

Optimální zatěžovací odpor vypočteme z (2) $R = 300 / (2 \cdot 0,07) = 2000 \Omega$. Tuto hodnotu dosadíme do (4) pro Qz = 13 a vypočteme potřebnou kapacitu:


$$C = 2/(7,5 \cdot 10^6 \cdot 2000) = 130 \cdot 10^{-12} = 130 \text{ pikofaradů.}$$

Z Thomsonovy rovnice určíme L

$$L = 1/(4 \cdot 7,5^2 \cdot 10^{12} \cdot 130 \cdot 10^{-12}) = \\ = 34 \cdot 10^{-6} = 34 \mu H.$$

Podrobnější poučení naleznou zájemci na př. v Termanově příručce The Radio Engineer's Handbook a praktické pokyny v populárním The Radio Amateur's Handbook, který každoročně vydává The American Radio Relay League (ARRL).

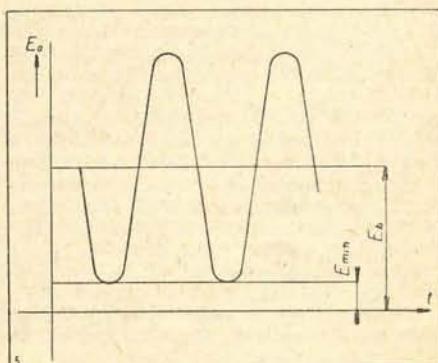Obraz 5. Kolísání napětí na anodovém odporu R zesilovací elektronky.



absolutně nevhodným. To vše jsou činy, které by neměly zůstat bez odplaty.

Připomeňme dvouletku: což není jejím cílem zvýšení životní úrovně občanů republiky? A nemá se o to zvýšení úrovně starat i rozhlas také tím, že bojuje proti hudebnímu braku a chrání před ním posluchače? Tento úkol má však rozhlas i v dobách normálních, a co více, musí si jej uvědomovat a plnit jej s postupujícím technickým pokrokem stále dokonaleji. V diskusi o nový divadelní zákon se dnes žádá, aby divadlo bylo vyhlášeno za výchovnou instituci; je velmi naléhavé, aby i rozhlas dbal svého výchovného poslání, aby věnoval výběru, t. j. pořadu představ stále větší a ostrážitost stále běžejší, aby ne-přispíval k šíření braku, který ničí vkus posluchačů.

Nechtěl bych, aby vznikl dojem, že jsem proti jazzu. Mám jej rád jako samostatný hudební útvar, a věřím, že je početná obec milovníků dobré jazzové hudby, kteří si rádi poslechnou Gershwinu nebo Duke Ellingtona, nechtěl o nich pěstitelé hudby „vážně“ soudi cokoli. Jde jen o to, aby nebyly podporovány množici se pokusy předělávat Chopina, Liszta, Ravela, Mendelssohna a jiné klasiky na dnešní konfekci tančených orchestrů, a aby rozhlas této pokusům čelil tím, že takové věci

ROZHLAS

na prahu dvouletého plánu

Z obsáhlého exposé, které přednesl ministr informací Václav Kopecký v informačním výboru Ústavodárného Národního shromáždění 26. února t. r., vyjímáme části, které se týkají technického provozu a organizace čs. rozhlasu.

„O plně 22 procenta, t. j. o 275 338 koncesí vyrostl za rok 1946 počet posluchačů čs. rozhlasu. Mimořádně rychlým veruštem, který se jeví i na lednové číslici, 33 000 nových koncesí, zařadil se na přední místo mezi rozhlasovými společnostmi světa. Ke konci ledna měli jsme 1 543 629 platicích účastníků. S rodinnými příslušníky sledují pořady okrouhle čtyři miliony lidí. Je to živým dokladem významu rozhlasu jako prostředníka kulturních hodnot i jeho obliby v nejširších vrstvách obyvatelstva. Pořady, plánované a sestavované za účasti a kontroly veřejnosti, jsou střediskem pozornosti i předmětem kritiky a zájmu doma i v cizině. Čs. rozhlas již zasáhl do porad o mezinárodním uporádání poměrů, kde vzrůst počtu vysílačů v Evropě a přilehlých oblastech na číslo blízké čtyřem stům, čini poměry složitými a obtížnými. Na rozsazích středních a dlouhých vln je totiž asi 100 možných vln; to vede k vysílání na společných kmitočtech a z toho vyplynoucímu rušení ve večerních hodinách. Organisaton Internationale de Radiodiffusion, zkráceně OIR, založená v roce 1946, v níž je čs. rozhlas zastoupen svým generálním ředitellem B. Lašovičkou, připravuje plán nového rozdělení vln, který bude projednán a schválen letos na jaře. V roce 1948 bude se konat shromáždění OIR v Praze, a to asi v době sletu. V Praze bude též uspořádána první rozhlasová výstava, rovněž za účasti OIR.


Čs. rozhlas umisťuje se značnými obětmi naše vynikající hudební díla v rozhlasových střediscích zahraničí. Snímky celých koncertů byly dodány řadě cizích rozhlasových institucí. Tak zv. třetí program britské ABC vysílal v prosinci náš snímek „Dalibora“, a po příznivé odezvě posluchačů požádal o snímek „Tajemství“. Téměř 600 gramofonových desek bylo věnováno zahraničním společnostem. Především pořady dodáváme téměř 50 zájemcům z oboru rozhlasových časopisů a společnosti výměnou za obdobný materiál cizí; zahraniční reportéři použili pro svou práci při různých příležitostech našich aparatur, vozů i technické pomoci a svými snímky, vysílanými v hlavních pořadech svých společností, získali pozornost našemu státu.

Vedoucí rozhlasoví pracovníci podnikli loni studijní cestu do severních států. Letos byl již cílem zájezdu televizní vysílač v Paříži; byly tu získány hodnotné zkušenosti pro uskutečnění televize v ČSR. Rozhlasová poslechová služba sleduje po celých 24 hodin až 50 cizích stanic a produkuje 150 stran denního materiálu k informaci vlastního zpravodajství a oficiálních institucí. — Naopak poskytuje čs. rozhlas informační materiál 11 zemím evropským, sedmi státům americkým a dvěma zemím v severní Africe; je to rentabilní propagační služba státu, neboť po díle mírného odhadu poskytuji nám zahraniční stanice denně několik hodin rozhlasového času, jinak velmi drahého.

Pořady čs. rozhlasu obstarává šest odbořů: zpravodajský s šéfredaktorem Jiřím Hronkem v čele, hudební (dr. K. Šrom), literárně dramatický (dr. Chalupa a šéfrezér K. Bezdiček), vzdělávací (Zd. No-

Tak zvané zhášecí kondensátory, zapojované paralelně k sekundárnímu vinutí transformátoru vibračního měniče, mají podstatný vliv na jeho chod. Měníme-li jejich kapacitu, jeví se při jisté její velikosti minimum odebíraného proudu, který roste, až tuto hodnotu zvětšíme nebo zmenšíme. Vhodná kapacita je mezi 50 až 100 nF. Následující úvaha je pokusem o vysvětlení tohoto vlivu.

V praktických článcích o tomto námětu, které vyšly v 3. č. 1947 a 6. č. 1946 bylo psáno, že jednou z příčin choullosti výrobců měniče je okolnost, že je tu uměle vyrobeným střídavým napětím napájen transformátor se strany malého napětí, tedy malého počtu závitů. Aby vzniklo střídavé pole, musí transformátor vedle proudu činného dostávat magnetující proud jalový. Ten je právě zde značný, poněvadž působí malým počtem závitů (má tedy málo ampérzávitů), zatěžuje tedy vinuti i dotyky přerušovače, působí úbytky a zhoršuje účinnost. Vše je dále zhoršena tím, že přerušovač jako zdroj střídavého napětí nedává napětí sinusové, nýbrž obdélníkové s četnými harmonickými.

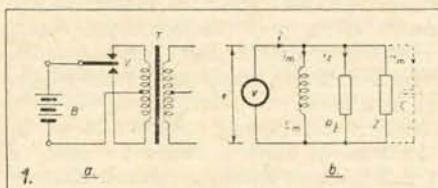

Zapojení a náhradní schema vibračního měniče.

nickými, a že zejména nesnáší značně fázové pošinutí proudu a napěti prostě proto, že v okamžiku přepínání musí být proud nulový. To je značný rozdíl na př. proti transformátoru nebo jinému zdroji s trvale galvanicky uzavřeným obvodem, kde se vlnovka proudem může proti vlnovce

POZNÁMKA K NÁVRHU

napěti posouvat vpřed i vzad, a při nulovém napěti může být třeba maximum proudu (čistě jalová zátěž). Malé fázové pošinutí proudu proti napěti vibrátoru výrovná deformaci křivky proudu, takže základní harmonická je posunuta a její hodnota v okamžiku přepínání je upravena na nulu patřičně polarisovanými vyššími harmonickými, které ovšem pozmění ostatní průběh křivky proudu i sekundárního napěti, zvětší Jouleovy ztráty a zatěžuje akumulátor. Na příliš velké pošinutí reaguje vibrátor jiskřením, přepětím a podobně.

Transformátor vibračního měniče můžeme nahradit podle obrázku b obvodem, složeným z užitečné zátěže Z , z odporu R_Z , který zastupuje ztráty v železe, a z ideální indukčnosti L_m . Její čistě jalový odber představuje magnetující proud transformátoru. To vše uvažujme převedeno na primár transformátoru. Napájíme-li transformátor se strany nízkého napěti, je tento obvod i při čistě ohmické zátěži převážně určen indukčnosti L , neboť, jak bylo řečeno, i_m je velký a E malé, a tedy $e/i_m = j_w L$ malé proti R_Z a Z . To pak špatně snáší vibrátor z důvodů, uvedených v předchozím odstavci, a bylo by mu moženo tenkrát, když bychom jalovinu im vyloučili.

To se může stát přidáním paralelního kondenzátoru C tak velkého, aby jeho odber byl právě rovný i_m . Proud kondenzátoru a indukčnosti jsou, jak je známo, opačného směru ve vektorovém znázornění a vzájemně se ruší. Je to paralelní resonanční obvod, zde ovšem utlumený odpor R_Z a Z , který se chová (při ideální L a C) jako nekonanečně velký ohmický odpor, či jako by tu L a C ne-

vály), školský (dr. J. Heller) a odbor pro zvláštní úkoly (F. K. Zeman). Sedm deníků zpravodajských pořadů by vyplnilo čtyři novinové strany. — V pořadech uměleckých připadá rozhlasu odpovědný úkol: zlatit výběr uměleckých hodnot s novou naší érou. V oboru zábavné hudby podnikl rozhlas pronikavou čistku; z běžné produkce zábavné hudby může použít jen asi 20 procent hodnot, nemá-li být činěn ústupek pochybnému, neblaze působícímu vokusu. Hudební reprodukce mají živý ohlas v zahraničí, noční koncerty jsou sledovány téměř celou Evropou.

Hospodářské poměry čs. rozhlasu nebyly po osvobození utěšené: potřeba studia i vysílače v Ostravě, Brně i Praze, porušené komunikační spoje, chybějící odbory zpravodajský, zahraniční, propagativní, statistický, nedokonalá činnost publikační, technická zařízení zastarála a nedokonalá, studia nevyhovující rozměrem ani počtem, nezbytnost vybudování regionálních stanic a příslušenství. Z rozhlasového poplatku, dvaapůl násobně zvětšeného proti době předválečné, dostává rozhlas jen 60 procent, t. j. 50 hal denně od jednoho posluchače. Z částky takto přijaté spotřeboval program 57, technika 16, všeobecné náklady 9, správní výdaje 11, investice 7 procent. — Procentuální podíl honorárových nákladů čini pro pořad hudební 69,82, slovesný 12,82, školský a vzdělávací 6,51, krajský 1,50, reportážní 0,71, zpra-

vodajský (bez nákladů osobních a na vedení) 3,16 procenta; zastoupení a zesílení v rozhlasových orchestrech si vyžádalo 4,77 procenta. — Na autorských honorářích bylo vyplaceno přes 11 milionů Kčs, účinkující obdrželi 25 milionů.

Zpravodajství, vybudované během roku 1946 vyžádalo si na osobních nákladech 7,5 mil. Kčs, poplatky zpravodaj. agenturám a pod. 0,9 mil Kčs, čs. poštám za dálkomuž, telefon a poštovné 1,625 mil. Kčs. Poslechová služba stála 2 miliony Kčs. — Hudební archiv peče dnes o 27 000 skladeb, zakoupením získal loni 1295 skladeb. V gramofonovém archivu je uchováváno 43 000 desek a k nim dalších 72 000 desek z býv. vysílače Čechy.

Koncem roku 1946 zaměstnával čs. rozhlas 1471 lidí, z toho 771 pracovalo přímo na pořadech. Personální náklady činily 83 900 000 Kčs, z toho na zaměstnance pořadu 48 700 000 Kčs.

Natáčecí technika (folie, pásy) vyrostla se svými 35 777 čísly v roce 1946 o 1740 procent proti roku 1938, kdy bylo nahráno jen 2050 číslo. Oddělení přenosů provedlo v minulém roce 788 přenosů v 8623 hodinách čistého času. Záznam důležitých událostí spotřeboval na 3500 gramofonových folií.


Dosavadní výzkumnou i konstrukční činností v oboru rozhlasových zařízení zapojil se rozhlas do nově organizaovaného státního výzkumu v oboru moderních roz-

VIBRAČNÍHO MĚNIČE

bylo, tedy $i_L = -i_C$ nebo $i_L - i_C = 0$. Skutečnost je přistupnější vysvětlena představou, že magnetisační proud i_m je dodáván kondensátorem, fázové pošinutí kapacitního proudu výdavaného je totéž jako induktivnímu proudu přijímání a něho.

Vhodně velikým kondensátorem je tedy možné magnetizační proud vyrovnat, takže z napájecího obvodu vymizí, a tento obvod má jen wattový proud, ve fázi s napětím, jak to vibrátoru nejlépe vyhovuje. Abychom posoudili číselné vztahy, uvažujeme běžné poměry s potřebnou magnetomotorickou silou, danou 1,5 ampérzavítu na 1 cm délky střední siločáry jádra transformátoru. To odpovídá asi 5000 gaussům. Menší než obvyklou hodnotu volváme u vibrátoru právě pro menší ztráty. Má-li jádro střední siločáru 15 cm, je zapotřebí $15 \cdot 1,5 = 22,5$ ampérzavítů, a

Diagram závislosti primárního proudu na kapacitě „zhášecích“ kondensátorů.

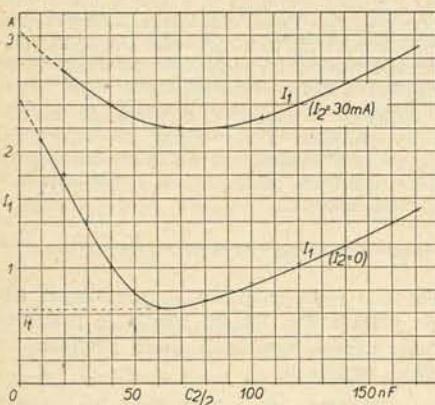

máme-li pro napětí vibrátoru na př. 25 závitů (polovice primáru), vyjde magnetizační proud 0,9 A. Předpokládejme, že obdélníkové napětí lze nahradit sinusovým o efektivní hodnotě, rovné napětí akumulátoru. Vycházíme-li při odhadu magnetizačního proudu od hodnoty B , již udáváme v hodnotě maximální, vyšly i ampérzavítity a proud maximální, a efektivní hodnota je 0,707násobná, tedy 0,636 A. Je pak jalový odpor indukčnosti L_m dán poměrem $x = e/im = 6/0,636 = 9,5 \Omega$.

Kondensátor C musí mít touž reaktanci, a tedy jeho kapacita při 100 c/s — obvyklý kmitočet vibrátoru — je:

$$C = 10^6/\omega R = 10^6/628 \cdot 9,5 = 168 \mu F.$$

To je hodnota na pováženou. Můžeme ji však připojit na sekundární stranu transformátoru, na větší napětí, kde postačí v poměru čtverce převodu menší. To je zde bez všechno dovoleno, vždyť „síťový“ trafo má zanedbatelný rozptyl. Převod ze 6 na 220 V je 36,6, druhá mocnina 1340, potřebná kapacita vyjde $168 : 1340 = 0,125$ mikrofaradů. Z důvodu souměrnosti rozdělíme tuto kapacitu na obě půlky dvojcestného vinutí po polovici, a docházíme k hodnotě 63 nF.

Měření, vykonané na vibračním měniči pro napájení superhetu do auta, prokázala minimum odběru proudu z akumulátoru při sekundární kapacitě 0,065 nF, což je až podezřele dobrá shoda s předchozí úvahou. Měřili jsme jednak při vibrátoru na prázdnou (s filtrem na výstupu), jednak při zatížení jmenovitým proudem. V obou případech bylo minimum prakticky při též kapacitě sekundárních kondensátorů. Jeho průběh je plochý, odchylyky $\pm 20\%$ nemají podstatného vlivu. Pozorování provedené na osciloskopu, doložila vliv kapacity na sekundáru na tvar křivky proudu, odebíraného z akumulátoru a potvrdila to, co jsme uvedli na počátku. P.

glasových zařízení, záznamových přístrojů, přijímačů, televize atd.

Státní výzkumná rada jmenovala čs. rozhlas pro většinu této problémů hlavním referentem a svěřila mu jejich vedení. Rozhlas od počátku počítal s tím, že by zařízení vyráběl národní podnik Tesla. Společně s ním přihlásil výrobu do dvouletého plánu a počítal i s vývozem. Vedle početních problémů této oboru uvažuje rozhlas i o vysílání na ultrakrátkých vlnách, o kmitočtové modulaci. Při problému televize zaměřil rozhlas své úsilí k vyškolení odborníků a ve spojení s vojenskou správou pracuje na uskutečnění televizního vysílání u nás a na vývoji vlastních zařízení.

Plán výstavby našeho rozhlasu byl rozvržen na osm let; uskutečnění je nákladné i pracné, také pro nedostatek odborníků. Předpokladem je i rozvoj průmyslu směrem k speciálním požadavkům rozhlasové techniky. Přes rozsáhlost i nákladnost nebylo by k úhradě potřebné částky — okrouhle jedné miliardy Kčs — zapotřebí ani subvencii, ani zvýšení rozhlasového poplatku. Naopak v plánu se počítá s jeho postupným snížováním. Ze závažných požadavků je, aby celá hospodářská správa byla řízena z čs. rozhlasu, neboť je zjištěno, že z podílu okrouhle 200 miliard Kčs užívá čs. pošta na rozhlasová zařízení jen částky poměrně malé. Kdyby byl uskutečněn požadavek, aby celý roz-

glasový poplatek byl věnován účelům rozhlasu, bylo by lze příkročit brzy k budování vysílaček s kmitočtovou modulací, které by umožnily uspokojit požadavky regionální a velkým městům by získaly další vlastní pořad. Z této částky bylo by lze zahájit nejdéle do dvou let vysílání televisní.“

Byrokratismus vždy živý

Jste-li náchylní posuzovat leckterý výboj lokálního byrokratismu s pocitem takřka beznadějným, vypořechněte si šest záporných argumentů, s nimiž podle vzponky v lednovém čísle časopisu Radio Craft uvítalo ministerstvo námořnictví ve Washingtoně právě před padesáti lety objev De Forestova audionu:

- Přístroj se vůbec nehodi pro službu na moři ani na souši.
- Přístroj byl shledán neúčelným.
- Nehodi se pro lodě, neboť při pohybu a houpání může se vylit kyselina z baterií a poškodit podlahu.
- Cena 30 dolarů je přílišná ve srovnání s dobrým krystalovým detektorem.
- Zařízení má krátkou životnost a baňky se musí často měnit.
- Přístroj je pokládán za nespolehlivý a za nežádoucí, neboť je příliš nový. Je nevyskoušený. Není to standardní výzbroj.

Rozhlasové plány čs. pošty

Ve dnech 12. až 14. března radili se radiotechnikové čs. poštovní správy z historických zemí i ze Slovenska o úkolech i otázkách výstavby rozhlasu i ostatních radiových služeb. Z obsažné zprávy, která vyšla v denních listech, vybíráme věci nejpodstatnější.

Potíže v dodávkách materiálu zdržely výstavbu vysílače Morava u Prostějova. V brzku se započne zkušební vysílání na dřívější vlně Brna, 922 kc/s, 325,4 m. Na Slovensku zahájil zkušební provoz vysílač Tatry o výkonu 2 kW. Ještě letos zahájí vysílač Košice o výkonu 100 kW, dodávaný čs. firmou. Také výstavba mohutného kv vysílače v Kostolanech bude zahájena letos. V létě budou rekonstruovány hlavní vysílače české, Praha I a Praha II.

Po výsledcích telekomunikační konference letos v květnu v New Yorku, kde se budeme snažit získat aspoň jednu vlnu dlouhou a dostatečný počet vln středních, bude lze uvažovat o výstavbě dalších vysílačů. Nemůžeme však počítat s přidělením takového počtu vln, aby bylo lze zřizovat další stanice regionální. Jejich problém bude vyřešen teprve zavedením kmitočtové modulace na vlnách ultrakrátkých. Do konce března budou uvedeny v činnost další dva radiotelegrafní vysílače pro poštovní spojení. Ve dvouletém plánu je zahrnuta výstavba střediska pro radiotelegrafní vysílače. Ultrakrátkovlnná linka nahradí na severní Moravě dálkový kabel telefonní.

K prospěchu posluchačů bude rozšířena a důsledně decentralisována rozhlasová odrušovací služba ROS, a ve spolupráci s výrobci a ESC působeno k úpravě elektrických spotřebičů, aby jejich poruchy neohrožovaly dnes ani v budoucnu poslech rozhlasu. Je to důležité i s ohledem na vývoz, neboť již dnes jsou v zahraničí přísné předpisy vlastnosti elektrických přístrojů s ohledem na rušení.

Televise nevyšla dosud nikde na světě ze stadií laboratorních zkoušek a pokusného vysílání. Rozvoj brzdí především značná cena přístrojů pro účastníky, která se pohybuje kolem 25 000 Kčs. Paříž, která zahájila pokusné vysílání již v roce 1938, má jen asi 100 účastníků.

Při očekávaném bouřlivém vývoji radiotechniky bude poštovní správa nutena značně rozšířit personální stav svých odborných zaměstnanců, zvláště inženýrů. Technikové čs. pošty věří, že se jim podaří v účelné spolupráci vybudovat nejen rozhlas, nýbrž i příslušné služby speciální, jako je letecké vysílání, mezinárodní tisková služba a j. a přispět tím k dobré pověsti ČSR v cizině.

• Největší, seriově výrábený komunikační přijímač na světě, uvedla konecem minulého roku na trh firma Gardwell. V neveliké hliníkové skříni ($400 \times 350 \times 250$ mm) je uzavřen osmnáctelektronkový superhet s rozsahy od 0,54 do 54 Mc/s s tepelně kompensovaným oscilátorem ($25,10^{-6} \text{ °C}^{-1}$), s vlastním krystalovým normálem 100 až 1000 kc/s pro sladění a cejchování, s 8 W dvojčinným koncovým stupněm a potřebným eliminátorem. Zajímavým způsobem byl v přístroji změněn základní šum elektronek: Dva vf stupně jsou zapojeny jako zesilovač s uzemněnou mřížkou a s laděným obvodem v kathodě, čímž se zmenší šumový odpor použitých strmých pentod skoro na pětinu. (Proceedings of the I.R.E., říjen 1946.)



Jestliže po těchto předhůzkách začínáte uvažovat o sdělovací technice jako o svém působišti, bude vás také zajímat, že prakticky celá výroba je soustředěna v závodech národního podniku Tesla. Je to týž podnik, který sdružuje i výrobu zařízení radiofoničk, a tím je řečeno, že ani učňovská výchova není u telefonářů podstatně odlišná od radiomechaniků.

Učňové sdělovacího oboru mají učební dobu tříletou. V prvním roce je jím vyhrazena v každém závodě učňovská dílna, kde poznají základní mechanické práce svého oboru nejen u svéraku, nýbrž i u všech obráběcích strojů, kterých se při výrobě používá. V druhém roce je už část doby věnována práci v dílnách továrních, kde jsou učňům přidělovány snazší úkoly produkčního plánu, a kde se poněhlangu sází s pracovní pospolitostí velké rodiny

O učně se v podniku pečeje svědomitě a rozsáhle. Sport je důležitým a ceněným rekreačním korektivem podle zásady zdravý duch ve zdravém těle. Ani duch ovšem nezůstává ležet ladem: učňovská škola vštěpuje mladým mechanikům potřebné znalosti odborné teorie, aby nebyli jen nemyslivými lidskými stroji, nýbrž tvůrčími, důvtipnými a prozírávými spolupracovníky; vedle školy jsou tu zajímavé přednášky, bohatá knihovna, příjemné prostředí v klubovně mladých, kde i film často obohatí program. Tyto věci jsou v různých závodech různé, jejich rozvoj je však svěřen samosprávě učňů, které pomáhají zkoušení odbornici a mladí průbojní instruktoři s nejlepším vztahem ke svým svěřencům.

Platové podmínky učňů a vyučenců obsahuje tento stručný výtah mzdových úředních tabulek.

Učenec dostává v prvním roce Kčs 90,—, v druhém Kčs 140,— a ve třetím Kčs 290,— týdně. Po vyučení jsou mladí spolupracovníci zařazováni na odpovědnější práce, protože během výuční doby získali dosti zkušenosti. Nejnižší zařazení je ve IV. platové třídě se základním platem asi Kčs 11,— za hodinu. Tento plát se zvětšuje buď odpovědnější prací, nebo prací v úkolu. Velkou finanční výhodou — ve srovnání s mladými radiomechaniky — jsou výkonnostní příplatky při provádění samostatných montáží a s tím spojené cestovní díly. Také skutečnost, že v oboru sdělovacích zařízení je málo dorostu, podporuje možnost rychlejšího postupu v zaměstnání a tím i vyšší životní míru.

Zájemci o umístění v závodech národního podniku Tesla nechť se informují, po případě podají své nabídky Sociálnímu odboru národ. podn. Tesla, Praha II, Václavská ulice 7.

RADIOMECHANIKEM nebo SDĚLOVACÍM TECHNIKEM?

Mladistvým čtenářům tohoto listu předkládáme k úvaze toto porovnání vyhlídky oboru radiomechaniky a sdělovací techniky


spolupracovníků podniku. Shledají v ní prostředí přátelské a družné, výkonné v práci i radostné v zábavě po práci. Třetím rokem uvolní učenec své místo v učňovské dílně svým nástupcům a začlení se plně do provozu továrního, z něhož jej stále častěji vede cesta mimo podnik, na pomoc zkušenějším druhům při montážích.

„Chcel bych být radiomechanikem...“, tak cítí, a tak také občas toužebně vyslovují názor na své životní poslání mnohý dnešní mladý muž. Je snadné uhodnout, proč se tolik chlapců hlasí o učňovské místo v radiotechnické továrně: oddávna se jim rozhlasová technika líbí, zálibu už radost z prvních úspěchů při svých amatérských pracích, rozumějí věcem, které nejsou jasné a všední, a hlavně jsou (cásluhou tohoto listu i jiných publikací) dopodrobna poučeni o dalekých perspektivách a slabých výhledích rozvoje oboru, kterému připadá tak významný podíl v současné době i v budoucnosti. Je pak — jak tu bylo napsáno — značný nával uchazečů o místa v radiových továrnách, a ty si vybírají bedlivě podle své potřeby, takže z mnoha přihlášených je málo vývolených zato značný podíl odmítnutých a zklamaných uchazečů. Naopak v oboru telefonářském, či jak zní nový sličný výraz, v oboru sdělovací techniky, je učenec nedostatek, ačkoliv je tu práce i možnosti v podstatě tytéž, a výhledky hospodářské právě o to lepší, že pracovníků není nazbyt.

Přispějeme k nápravě tohoto nezdravého zjevu a usnadníme rozhodování slabým mladistvým talentům, připomeneme-li pohyb, který jistě všichni znají: sejmítele telefonního sluchátka. Pochody, které tento navykly a všední čin vytváří v automatické telefonní ústředně, skrývají v sobě tolik důmyslu a tajemnosti, technické dokonalosti a přesnosti téměř mathematické, že si tu duše technická stokrát přijde na své. A nedomnívejte se, že je to jen „všední drátářina“, i elektronky, vysokofrekvenční obvody, filtry složité konceptce a přesného využívání, oscilátory a modulátory mají podíl stále rostoucí na sdělovací technice, takže radioamatér nepresedlává s motocyklem na oslíku, jako by se snad v neinformovanosti domníval, zaměří-li svou zálibu k telefonářství. Budoucnost patří bezesporu telefonii s použitím nosných proudů a radiofrekvenčních kanálů, a co je to jiného než radiotechnika o to zajímavější než obor rozhlasový, že je profesionálněji zaměřena a mnohostranněji utvářena než vcelku stále stejná stavba přijimačů a zesilovačů.

Určení vnitřního odporu miliampérmetru

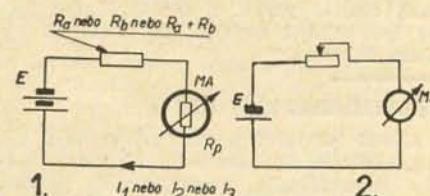Při návrhu měřidla, používajícího miliampérmetru s otočnou cívkou, je nutné znát odpor této cívečky či vlastní odpor přístroje. Zvláště nyní si poměrně snadno opatříme vhodný přístroj (s maximálním rozsahem 2 mA) z výprodeje vojenských přístrojů, neznáme však obyčejně o něm



nic víc, než jeho rozsah. K přímému změření vnitřního odporu nemáme často vhodný ohmmetr ani milivoltmetr k určení napěťového rozsahu a z něho pak vnitřního odporu. K jeho zjištění použijeme proto samotného miliampérmetru, neboť k výpočtu použijeme tři různých výchylek ručičky přístroje, zapojeného do obvodu, na kresleného na obrázku 1.

Baterie, jejíž napětí E musíme znát, napájí přes vhodný odpor Ra (jeho velikost určíme — stačí přibližně — z Ohmova zákona tak, aby výchylka ručičky miliampérmetru byla na př. uprostřed stupnice) měřicí přístroj, který má hledaný zatím neznámý odpor Rp. Přístroj udá vý-

chylkou ručičky proud I_1 , protékající odporu Ra a Rp. Napětí zdroje je pak součtem napětí, vzniklých tímto proudem na obou odporech.

$$E = Ra \cdot I_1 + Rp \cdot I_1 \quad (1)$$

Nyní zapojme na místo Ra jiný odpor Rb a přístroj ukáže proud I_2 a bude opět

$$E = Rb \cdot I_2 + Rp \cdot I_2 \quad (2)$$

Pak připojme do série k Rb opět Ra a obvodem bude protékat proud I_3 a

$$E = (Ra + Rb)I_3 + Rp \cdot I_3 \quad (3)$$

Dosazením do rovnice (3) Ra a Rb z rovnice (1) a (2) vyjde

$$Rp = \frac{E[I_3(I_1 + I_2) - I_1 I_2]}{I_1 I_2 I_3} \quad (V, A, \Omega) \quad (4)$$

kontrola správnosti dosazením jednotek

$$Rp = \frac{V \cdot A^2}{A^3} = \frac{V}{A} = \Omega$$

Přesnost výsledku závisí na přesném určení napětí baterie E (nemůžeme-li je změřit, pak se musíme spolehnout na to, že na př. čerstvý suchý článek má 1,5 V, což je ovšem je hrubě přibližné, a pod.) a přesném odečtení výchylek I_1 , I_2 , I_3 . První dva proudy můžeme nastavit na celé hodnoty (a tím přesněji odečísti) tak, že místo odporů Ra a Rb zapojujeme reostaty. Pak nastavené a ovšem nezměněné reostaty zapojíme oba a odečteme I_3 .

Obyčejně je vlastní odpor miliampérmetru roven nějaké okrouhlé hodnotě. Napěťový rozsah, který rovněž potřebujeme,

Dva záběry z učňovské dílny dokládají bohaté zařízení a hygienické prostředí, v němž adepsi sdělovací techniky získávají první vědomosti.

Stoje tedy za úvahu rozhodnout se pro obor sdělovací techniky namísto přeplněné radiotechniky. Vedle radosti z prospěšné a zajímavé práce získáte tak dobré uplatnění v životě a silné možnosti dalšího vzdělání. Svatopluk Beňa

Zvěsti z veletrhu

K tomu jsou také nám PVV užitečné, že se tváří v tvář potkáváme s lidmi z průmyslu, s nimiž se jinak stýkáme jen drátově, t. j. telefonem, nebo bezdrátově, t. j. písemně. A protože pivo se pije (pokud není něco lepšího) a řeč se mluví, létají při tom otázky a odpovědi, a některé z nich jsme svým profesionálně nastraženým fysiologickým mikrofonem zachytily. Prodáváme, jak jsme kupili.

Malé americké anodyky, skrývající desítky voltů takřka v oříškové skořápce, vyžadují zvláštní, pro nás nové výrobní postupy a materiál. Zavedení výroby není proto snadné; optimista odhaduje potřebný čas na tři měsíce, pesimista na dvojnásobek té doby; poté však budou i u nás.

Součásti pro amatéry? Jakostní cívkové soupravy k vestavění, hodnotné stupnice? Budou, budou budou, jen co stačíme zásobit pásky s výrobou přijimačů pro dvouletý plán. Ze je po stránce přijimačů poměrně nízko vyměšen? Nebojte se, bude překročen, a nejen o několik procent.

Přijimače na baterie? Dočkej času, jako husa klasu, budeš asi vyvalovat ku-



kadla, víc ti zatím nepovím, kdybys mne krájel. Přijimače pro auta? Na ty je zatím dost času, stejně jako na televizi. Ani to však není za horizontem.

Dostatek standardních elektronek? I toho se dočkáme. Nechte zatím sliby na den a hodinu, však se také dočkáte, a nebudete musit stále vymýšlet úpravy pro pentodu-směšovač. Dá to ještě práci, ale ta je v dobrých rukou a podaří se.

To snad pro začátek stačí.

zjistíme násobením zjištěného vnitřního odporu rozsahem proudovým.

Praktické provedení: na článek, jehož napětí změříme nebo určíme (na př. 1,5 voltu), připojíme podle obr. 2 reostat (nebo potenciometr) a miliampérmetr (na př. s rozsahem 0,5 mA). Reostatem nastavíme proud 0,2 mA a pak jej odpojíme a na jeho místo zapojíme jiný reostat a námíme výchylku 0,3 mA. Pak zapojíme oba nastavené reostaty a odečteme proud (na př. 0,125 mA). Dosazením do rovnice (4) anebo do vhodné rovnice dále uvedené vypočítáme R_p (500 Ω).

Pro snazší výpočet jsme upravili rovnici (4) v tyto tvary (všechny platí pro napětí zdroje $E = 1,5$ V, I_3 dosadíme v mA):

Proud I_1 nastaví se reostatem R_a , proud I_2 reostatem R_b . Proud I_3 ukáže přístroj při zapojených obou reostatech.

Milan Klein

Poznámka redakce: Přednosti metody

je, že vystačí s měřením napětí, na něž máme nejčastěji po ruce měřidlo; odpory R_a a R_b není třeba přesně znát. Známe-li však nebo můžeme-li dostatečně přesně změřit předřadný odpór, vypočteme R_p přímo ze vzorce (1):

$$R_p = E/I_1 - R_a.$$

Nevýhodou je, že R_p vychází při běžných E a malých R_p jako malý rozdíl dvou dosti velkých hodnot, a může mít tedy značnou chybu. Vhodnější způsob — opět za předpokladu možnosti změřit odpór — uvedli jsme v RT č. 5-6/1944 na str. 29: Miliampérmetr napájíme ze značného stálého napětí přes říditelný předřadný odpór, který nastavíme tak, aby přístroj měl plnou výchylku. Nato připojíme paralelně k měřidle reostat a nastavíme tak, aby udávalo poloviční výchylku. Pak je paralelní odpór roven odporu měřidla za předpokladu, že odpór předřadný je mnohonásobek (aspoň 100krát) větší než odpor měřidla a napětí zdroje je stálé.

Kilocykly nebo kilohertz?

Otázce, nadhozené v nadpisu, věnuji podnětnou úvahu Krátké vlny z března t. r. a pisatel končí doporučením, abychom se přidrželi označení „hertz“ jako jednotky, zahrnující fyzikální rozdíl času, tedy „počet kmitů za vteřinu“. Vskutku se v anglo-americké literatuře používá označení c/s nebo kc/s atd., čímž je doloženo, že v samotném označení „cykl“ rozdíl času, t-1, není obsažen. V knize Technická fysika od prof. dr. Františka Nachtikala čteme však na str. 221 druhého vydání:

„Kmitočet má vlastně rozdíl převratné doby a mělo by se proto k údajům kmitočtů připojovat označení sec-1, což se však zpravidla vynechává. Jednotka kmitočtu sec-1 se mezinárodně označuje »cykl«, zkratka c. Němcí pro ni zavádějí název Hertz (značka Hz) podle fyzika H. Hertze (1857–94), který se zasloužil o výzkum elektrických oscilací. Toto označení doporučuje též mezinárodní elektrotechnická komise...“

Vskutku trvá odědávna dualita v označování kmitočtů: v anglicky a francouzsky psané literatuře nacházíme vždy jen cykly, kdežto Němcí používají Hz (v době nacionálně socialistického režimu patrně s jistými rozpaky, protože norimberským zákonům by rodokmen objevitele elektromagnetických vln stěží vyhověl). Při vynikajícím podílu, jaký přísluší v našich pramenech literatuře anglické a americké, nelze tedy vyloučovat označení „cykl“ nebo c/s, třeba rádi přiznáváme Heinrichu Hertzovi (nikoliv Herzovi, jak se omylem píše) aspoň takové právo na poctu pojmenováním jednotky kmitočtu, jaké si zasloužili Alessandro Volta, André Marie Ampère a Georg Simon Ohm.

P.

„Hlas Ameriky“ v miru

The Voice of America byl název pořadu, které jsme s oblibou a zájmem poslouchali za války, tehdy ovšem většinou přenosem z londýnské BBC. „The Voice of America“ bude nazývána veliká souprava 200 kW krátkovlnných vysílačích stanic, které staví Radio Corporation of America pro americkou vládu. Stanice jsou určeny výlučně informační službě zahraničí a převezou všechna cizojazyčná vysílání, pro která si doposud musila vláda zakupovat čas u soukromých společností. Do dvou let bude postaveno asi 12 těchto výkoných vysílačů. Náklad na jednu stanici se odhaduje na 20 milionů dolarů.

DEKÁDOVÝ OHMMETR

s rozsahem 1 ohm – 10 megohmů

Ing. M. PACÁK

Popis a návod k návrhu a stavbě užitečného měřidla pro rychlé zjišťování ohmických odporů od 1 ohmu do 10 meghomů stejnosměrným proudem.

Ohmmetr napěťový.

Ohmmetrem rozumíme ono měřidlo ohmických odporů, které se skládá z voltmetu v serii s baterií o stálém napětí e a měřeným odporem R_X (obraz 1a). Spojíme-li R_X nakrátko, udá voltmetr napětí baterie výchylkou e . Rozpojíme-li zkrat na R_X , klesne výchylka na jistou hodnotu ex , kterou odečteme. Výchylky e a ex jsou k sobě v témž poměru, jako vodivosti obvodů. Ty jsou při R_X spojeném nakrátko $1/(R_n)$ ($R_n = \text{odpor předřadný}$, odpor vlastního měřidla a po případě odpor zdroje). Při R_X zařazeném je vodivost obvodu $1/(R_n + R_X)$. Platí tedy

$$e : ex = (1/R_n) : 1/(R_n + R_X) \quad (1)$$

Odtud po snadné úpravě vyjde vzorec pro měření odporu voltmetrem:

$$R_X = R_n(e - ex)/ex \quad (2)$$

Při tom nerozhoduje, zda výchylky e a ex čteme ve voltech příslušného rozsahu, nebo v jiných, proudu úměrných hodnotách téhož měřidla; ve vzorci vystupují totiž v poměru, a jejich konstantní součinitelé se tedy kráti.


S oblibou volíme předřadný odpor R_n tak, aby e byla plná výchylka přístroje. Výchylka poloviční pak přísluší $R_X = R_n$, a přístrojem můžeme v rozsahu 1/11–10/11 stupnice měřit odopy v rozsahu 10 R_n až 0,1 R_n . Pokud může být e libovolně veliké, vyjde i R_n libovolně veliké a obor R_X rovněž. Nahoru je tedy R_X omezeno zhruba desetinásobkem R_n a bezpečností přístroje. Dolů však nemůžeme R_n libovolně zmenšovat, neboť mezi je dán odpor vlastního měřidla R_o ; nejmenší měřitelný odpor je tedy asi 0,1 R_o . Abychom vystačili s přiměřenou hodnotou e i pro značné odopy, musí být R_o značně při malém e , a to vede k požadavku malé spotřeby použitého měřidla, na př. 1 mA nebo méně. Pak ovšem nemůže být R_o menší než asi 100 Ω , a nejmenší odpor takto měřitelný je asi 10 Ω . Pokud používáme této soustavy k měření ohmických odporů, na něž stačí proud stejnosměrný, použijeme samozřejmě měřidla s otočnou cívkou, které má ze všech soustav nejmenší spotřebu. Není to však zásadně nutné: na stejně podstatě, ovšemže pro odopy přiměřeně menší, je možné sestrojit ohmmetr i s měřidlem elektromagnetickým, nebo naopak pro odopy velmi veliké s elektronkovým voltmetrem (megohmmetr). Toto je ohmmetr prvního druhu, vhodný pro odopy rovné a větší než odpor vlastního měřidla; pojmenujeme jej **ohmmetr napěťový**.

Ohmmetr proudový.

Útvarem, který na místě napětí ukazuje proudy, na místě vodivosti odopy a na místě seriového spojení paralelní, a tedy útvarem *inversním*, t. j. převráceným k předchozím, je další druh ohmmetru.

Ohmmetr v dřevěné skřínce s gumovými nožkami na dvou stěnách; dovoluje postavit jej a položit podle potřeby při použití.

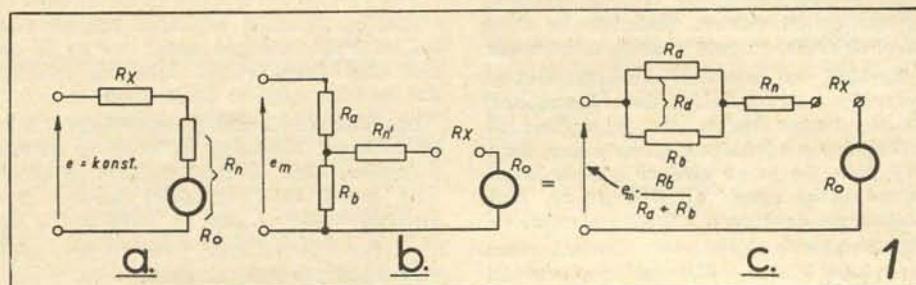Dole obraz 1. Podoba napěťového ohmmetru, způsob napájení z děliče a náhradní schema pro výpočet základních vztahů.



vého zapojení, jejž vidíme na obrázku 2a. Ze zdroje stálého proudu jde proud i měřidlem s odporem R_n a vytvárá výchylku, úměrnou i . Připojíme-li paralelně k měřidlu neznámý odpor R_X , začne jím protékat část stálého proudu i , o kterou se tedy zmenší proud, tekoucí měřidlem, jež poté ukáže menší výchylku ix . Proud i a ix , a tedy příslušné výchylky mají se k sobě jako napětí na svorkách měřidla, a tedy při stálém celkovém proudu jako odopy mezi těmito svorkami. Protože zdroj stálého proudu tvoří generátor s vlastním odporem prakticky nekonečným, lze jeho podlouhlou uvedeném odporu zanedbat, a zbudou odopy R_n a R_X :

$$i : ix = R_n : R_n R_X / (R_n + R_X) \quad (3)$$

Po jednoduché úpravě vyjde


$$R_X = R_n \cdot ix / (i - ix) \quad (4)$$

Výsledek má inversní vztah k (2) a platí o něm rovněž, že i a ix nemusí být proudy, nýbrž prostě výchylky proudu úměrné. Je do té míry shodný s předchozím, že i zde je R_X vázáno s R_n rozsahem 0,1

až 10. Na první pohled není třeba zřejmo, v čem spočívá přednost této úpravy proti předchozí: je v tom, že nemusíme zmenšovat napětí baterie na zlomky voltu tvrdým děličem, chceme-li měřit odopy řádu 10 až 1000 ohmů, a že můžeme dosti snadno měřit i odopy menší. Z ohmmetru napěťového získáme tento ohmmetr proudový prostým spojením původních svorek R_X nakrátko a připojením R_X na svorky vlastního měřidla.

Úprava rozsahu.

Vzorce (2) a (4) prozrazují, že středem rozsahu je vždy R_n . Je-li napětí nebo proud takový, že R_X je výchylka plná, je při $R_X = R_n$ výchylka poloviční. Abychom tedy měnili rozsah, musíme měnit R_n . Zvětšíme-li jej, musíme úměrně s ním zvětšit napětí zdroje e , neboť výraz e/R_n musí být stále týž, není to nic jiného než proud, který měřidlo potřebuje pro plnou výchylku. R_n zvětšujeme u ohmmetru na-

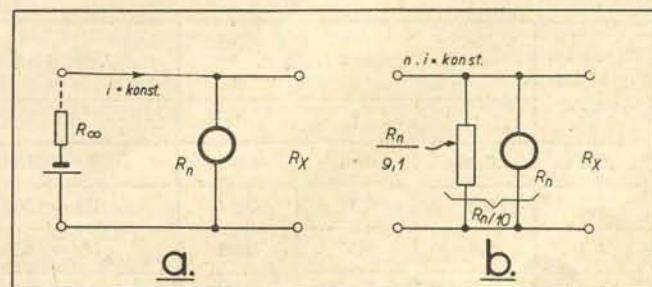

Obraz 2. Podoba a úprava rozsahu proudového ohmmetru.

pětového. Jestliže u ohmmetu proudového zmenšíme R_n , musíme nezbytně zvětšit i , neboť na menším R_n jen větší i vytvoří týž úbytek $e_o = i \cdot R_n$, jehož stálost je podmínkou stále plné výchylky bez připojeného R_x , a který zase není než úbytek na samotném měřidle.

Zvětšení rozsahu u ohmmetu napěťového je sdrženo se zvětšením napěti pomocného zdroje. Zmenšení rozsahu u ohmmetu proudového je podmíněno zvětšením dodávaného stálého proudu.

Číslové příklady.



Běžným typem cívkového měřidla je DUs1 nebo jemu podobné přístroje s $R_o = 100 \Omega$, $i_o = 1 \text{ mA}$, $e_o = 0,1 \text{ V}$. Základní rozsah obou druhů ohmmetrů je tedy 10–100–1000 ohmů a podmiňuje buď dodávku stálého napětí 0,1 V, nebo stálého proudu 1 mA; druhá možnost bude vitanější.

S běžnou kapesní baterií vyjde $R_n = e/i_o = 4,5/0,001 = 4500 \Omega$, rozsah měření tedy 450–4500–45 000 ohmů. S baterií (nebo jiným stálým zdrojem) 100 V vyšel by $R_n = 100 000 \Omega$ a rozsah 10–100–1000 kilohmů, se zdrojem o napětí 1000 V byl by rozsah ještě desetkrát větší, a to je asi krajní mez; největší měřitelný odporn je tedy 10 megohmů.

S přístrojem o spotřebě 0,1 mA bylo by lze téhož nejvyššího rozsahu dosáhnout s napětím desetkrát menším, anebo s 1000 voltů mít R_n již 10 M Ω , a tedy měřit do 100 M Ω a odhadovat (setina plné výchylky) ještě 1000 M Ω . Naopak s přístrojem o spotřebě větší, na př. 10 mA, bylo by pro rozsah 1–10–100 k Ω zapotřebí již napětí 100 V.

Základní rozsah proudového ohmmetu je totožný se základním rozsahem napěťového, tedy 10–100–1000 Ω . Přidáme-li však

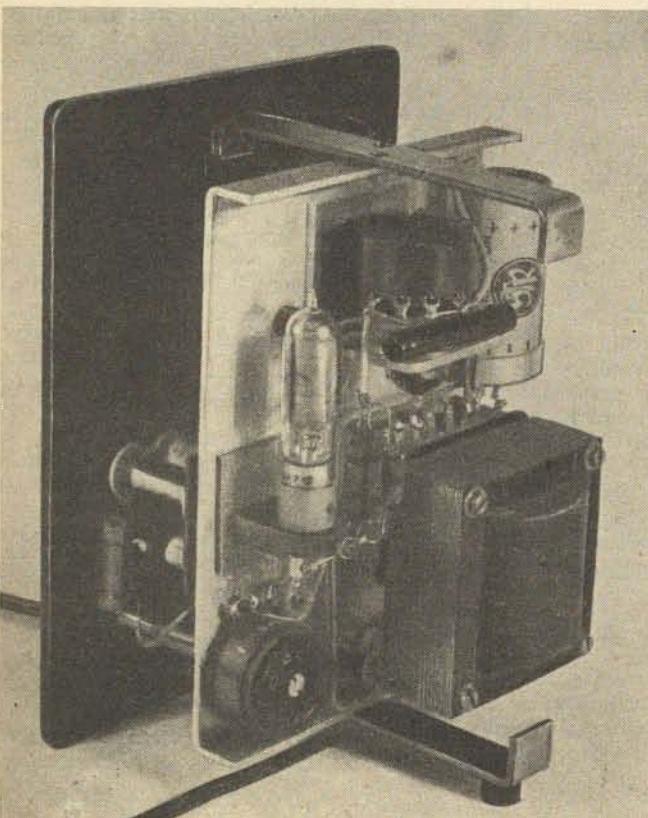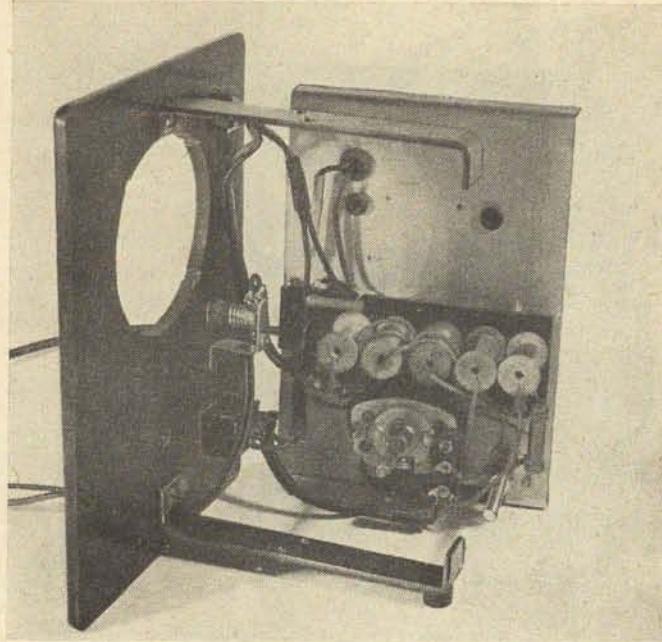dekádový ohmmetr zčásti rozebraný, na němž je patrná úprava přepinače a odporných cívek, navinutých z drátu na dřevěných cívčích. V nouzi lze použít adjustovaných nebo vybraných odporníků hmotových.



Použití ohmmetrů

Vyplývá z uvedených vlastností, že jsou cennými pomůckami pro zjišťování souvislosti obvodů, na příklad při kontrole zapojení přijimače bod po bodu, při orientační (t. j. přibližné) kontrole odporníků před montáží, kdy chceme vědět, zda odpory souhlasí s předepsanými hodnotami. Jsou ovšem i ohmmetry dosti přesné, pracující o rozsahu jedné dekády (t. j. rozsah 1:10; tak, že střední výchylce odpovídá zhruba hodnota 3) s chybou 1 až 3 %, tedy asi tolik, jako běžné můstky. V praktické radiotechnice jsou ohmmetry často používány v úpravách improvizovaných; vyplatí se však úpravy trvalé.

Podstata dekádového ohmmetu. Stupnice.

Ze vzorce (1) odvodíme výchylku ex :

$$ex = e \cdot R_n / (R_n + R_x) = \\ = e / (1 + R_x / R_n) \quad (5)$$

Totéž pro ohmmetr proudový z (3):

$$ix = i \cdot R_x / (R_n + R_x) = \\ = i / (1 + R_n / R_x) \quad (6)$$

Vidíme, že změna e , resp. i poznamená hodnoty stupnice jen konstantním součinitelem. Stupnice má tedy pro libovolný rozsah týž průběh, takže zvolíme-li na př. poměry $e : 1 : 10 : 100$, bude možno použít též stupnice jako pro $e = 1$, jen se součiniteli 10 a 100. Totéž platí pro ohmmetr proudový.

Ze vzorců (5) a (6) můžeme také průběh stupnice vypočítat na základě daného e nebo i a R_n , a zvolených R_x . Ukázku takové stupnice má dále popisovaný přístroj. V následující tabulce je několik charakteristických hodnot pro e , resp. $i = 100$:

R_x/R_n	ex	ix
20	4,76	95,24
10	9,09	90,9
5	16,67	83,33
2	33,33	66,66
1	50,00	50,00
0,5	66,66	33,33
0,2	83,33	16,67
0,1	90,9	9,09
0,05	95,24	4,76



Z této tabulky vidíme,

že ohmmetr napěťový má velké hodnoty R_x na počátku stupnice, proudový na konci;

že součet výchylek pro touž hodnotu R_x/R_n u obou druhů je roven plné výchylce;

že pro $R_x = R_n$ je výchylka právě poloviční.

Protože stupnice pro různé rozsahy téhož druhu ohmmetu mají týž průběh, je možné sestavit ohmmetr vícerozsažový s jedinou stupnicí a okrouhlými součiniteli. Protože lze měřit s dostatečnou přesností v rozsahu jedné dekády, je možné sestavit ohmmetr s rozsahy v poměru 1 : 10 : 100 atd. Běžné přístroje tohoto druhu mívají vestavěnou baterii, a s tím není možné dosáhnout s běžnými přístroji více než dvou rozsahů v poměru 1:10. Pro nás učel se proto hodí lépe zdroj síťový, a protože napětí musí být stálé, je minimálním nezbytným opatřením stabilizátor s výbojkou. Tak dosáhneme po hodlně napětí 150 V, z něhož můžeme odvodit tři dekády rozdělením napětí děličem napětí. Ten ovšem nemůže dávat napětí dokonale „tvrdé“, t. j. nezávislé na odběru, neboť by musil mít nepatrny odpor a zatěžoval by zdroj přílišným proudem. Proto je v tomto případě nutno připočítat odpor děliče k R_n . Odvození ukážeme na obrázcích 1b a 1c.

Napětí zdroje e_m chceme děličem změnit na hodnotu e , danou rozsahem, jaký žádáme. Má-li střed příslušet jistě žádané hodnotě R_x , musí se ji rovnat odpor

$$R_{x0} = R_n = R_n' + R_o + R_d \quad (7)$$

R_{x0} je předřadný odpor, R_o je odpor měřidla, R_d je „výstupní“ odpor děliče, t. j. ten, který naměříme na svorkách zmenšeného napětí; viz dále. Je-li vlastní spotřeba měřidla i_o , je

$$e = i_o \cdot R_n. \quad (8)$$

Vhodnou úpravou je dosaženo toho, že čelní stěna ze silného pertinaxu nemá vzhled rušen šroubky. Je úhledně popsána pantografovanou gravírkou z loň.

1. číslo t. 1.

Na protější straně zapojení ohmmetu na snímcích, s hodnotami vepsanými podle výpočtu v textu.

Dole: Ukázka přibližně skutečné velikosti fotograficky zmenšené stupnice. Její výroba je popsána v textu.

I = 2,5–25–250 Ω a II = 25–250–2500 Ω ohmmetr proudový, pro tři další, postupně vždy 10krát vyšší, ohmmetr napěťový. Rozsahy volíme dvojitým přepinačem s pěti polohami a v každé poloze dvě spínací možnosti. Měřený odpor R_x je vždy na týchž svorkách, resp. kablíkách s dotyky. Základem je měřidlo s otočnou cívkou vlastnosti, udaných ve schématu. Tlacičkem T spojíme při změně rozsahu na krátko svorky R_x , a můžeme s pomocí reostatu R_k nastavit plnou výchylku. Zdrojem pomocného napětí je usměrňovač s transformátorem S.T. (nás přístroj je jen pro střídavý proud). Za usměrňovač elektronou — stačila by i jednocestná — je nabíjecí filtrační kondenzátor (spolehlivý ellyt) a dále výbojka pro ustálení napětí s pracovním napětím 150 V a možností přičného proudu od 5 mA asi do 25 miliamperů. Větší a menší typy by nebyly účelné. Protože spotřebič — dělič napětí — je stále připojen, je výhodné, ač nezbytné, má-li výbojka zapalovací anodu z.a. Paralelně k výbojce je dělič s částmi, přizpůsobenými rozsahům, jak to pro nás případ znázorňuje schema. Přístroj může být upraven i odlišně a navržen podle návodu, který teď uvedeme.

Návrh.

Je dáné napětí výbojky e_m , hodnoty měřidla, kterého chceme použít, totiž proud pro plnou výchylku, i_o , a odpor R_o . Není-li R_o okrouhlý, doplníme jej na nejbližší okrouhlou hodnotu malým přidaným odporem, viz údaje ve schématu. S tímto přístrojem, zapojeným jako proudový ohmmetr, obsáhneme rozsah 25–250–2500 Ω prostě tak, že přes odpor dosti veliký zavedeme do něho proud i_o , a R_x připojíme paralelně k měřidlu. To je v našem případě rozsah II, který by však byl sám pro nás přístroj příliš velký.

Abychom jej posunuli 10krát níže, musíme změnit odpor, k němuž připojujeme R_x , na desetinu R_o . To je při rozsahu I připojením odporu R_1 . Ten vypočteme z podmínky $R_1 \parallel R_o = 25 \Omega$. t. j. $R_1 = 25 \cdot R_o / (R_o - 25) = 6250/225 = 27,8 \Omega$. Aby však měřidlo mělo plnou výchylku, musí být na $R_1 \parallel R_o$ napětí

$$R_o \cdot i_o = 25 \cdot 0,0005 = 0,125 \text{ V},$$

a tedy proud děliče.

$$i_3 = 0,125/25 = 0,005 \text{ A} = 5 \text{ mA}.$$

Známe-li napětí na výbojce, $e_m = 150 \text{ V}$, je tím zároveň určen odpor celého děliče.

$$R_{k1} + R_{k2} + R_1 + R_2 + R_3 + R_4 = 150/0,005 = 30\,000 \Omega.$$

Ted přeskocíme rozsah II, pro něž si později vypůjčíme rozsah IV, a přejdeme k III, který je prvním použitím napěťové úpravy ohmmetu a má platit pro rozsah 25–250–25 000 ohmů. Odpor R_n musí být roven středu rozsahu, 2500 Ω , a potřebné napětí je podle (8)

$$e = 2500 \cdot 0,0005 = 1,25 \text{ V}.$$

Podle obrazu 1b a podle (9) vyjde

$$R_b/(R_a + R_b) = 1,25/150 = 0,00833,$$

$R_a + R_b$ je však celý odpor děliče, prve stanovený na 30 k Ω :

$$R_b = 30\,000 \cdot 0,00833 = 250 \Omega.$$

Ve schématu 3 je však $R_b = R_1 + R_2$ a R_2 již známe; bude tedy

$$R_2 = 250 - 27,8 = 222,2 \Omega.$$

Odhadněme zatížení: $1,25 \text{ V} \times 0,0005 = 0,625 \text{ mW}$, to jest hluboko pod mezí, pro něž běžně odpory vyrábíme. Zbývá vypočítat R_n' . Vypočteme R_d , při čemž k zjištěním $30 \text{ k}\Omega$ přidejme odpory zdroje, jímž je výbojka, a to odpory pro změny napětí, t. j. 150Ω (viz RA čís. 1/1947, str. 4):

$$R_d = 250 \cdot 29900 / 30150 = 248 \Omega.$$

Na R_n' zbude $2500 - 250 - 248 = 2002 \Omega$. Rozumí se, že odpory budeme vyrábět méně přesně, než je počítáme; 1% tolerance zcela postačí.

Rozsah IV, $2,5 - 25 - 250 \text{ k}\Omega$; $e = 25 \times 0,5 = 12,5 \text{ V}$; $R_n = 25 \text{ k}\Omega$; $R_b = 30000 \times 125/150 = 2500 \Omega$, a to se rovná $R_1 + R_2 + R_3$, z čehož $R_1 + R_2 = 250 \Omega$ zbude tedy na $R_3 = 2250 \Omega$. odhad výkonu: $12,5 \text{ V} \times 0,005 \text{ A} = 0,0625 \text{ W}$. Odpory, jímž se uplatní dělič, je

$$2500 \cdot 27650 / 30150 = 2292 \Omega.$$

$R_n' = 25000 - 2292 - 250 = 22458 \Omega$, zatížení je nepatrné.

Rozsah V, $2,5-250-2500 \text{ k}\Omega$; $e = 250 \times 0,5 = 125 \text{ V}$; $R_n = 250 \text{ k}\Omega$; $R_b = 30000 \times 125/150 = 25000 \Omega$, z toho dříve určené členy $R_1 - R_3$ mají 2500Ω , zbývá tedy 22500Ω . Přibližně výkon: $125 \text{ V} \times 0,005 \text{ A} = 0,625$, asi na horní mezi drátových odporek na cívce. Odpor děliče $25 \cdot 5,15/30,15 = 4,27 \text{ k}\Omega$, na R_n' zbývá $250 - 4,52 = 245,48 \text{ k}\Omega$, zatížení $125 \text{ V} \times 0,0005 = 0,0625 \text{ W}$.


Rozsah II upravíme z IV spojením přivedou ke svorkám R_x nakrátko a připojováním R_x k měřidlu. Jde o to, zda obvod dává proud dostatečně stálý. Pokud e_m je stálé, je proud obvodem k měřidlu určen převážně odporem R_{IV} , vzdýt při R_x v mezích $0 - \infty$ je změna odporu jen o R_o , t. j. zhruba 1 % z R_{IV} . Na rozsahu V byly po poměry obvodu výhodnější.

Abychom mohli vyrovnat malé odchylky v napěti a odporech, je zbytek do $30 \text{ k}\Omega$ děliče vytvořen z části pevné, R_{K2} , jež je 3500Ω , a proměnné, R_{K1} 3000Ω (drátový nebo i hmotový reostat). Stabilisátor má ve směru k usměrňovači značný předřazený odpór, neboť kondensátor $32 \mu\text{F}$, jež jsme použili, zvýší napětí na 320 V ; proto napětí kolísalo poměrně málo; jsou-li také odpory $R_1 - R_3$ a $R_{III} - R_V$ přesné, jsou potřebné opravy nepatrné, při většině měření zanedbatelné.

Připomeňme, že samotná změna napětí nemá vliv na přesnost, neboť ji můžeme vyrovnat reostatem R_{K1} , třeba i při měření. Souhlas stupnice určuje přesnost odporu R_n .

Stavba.

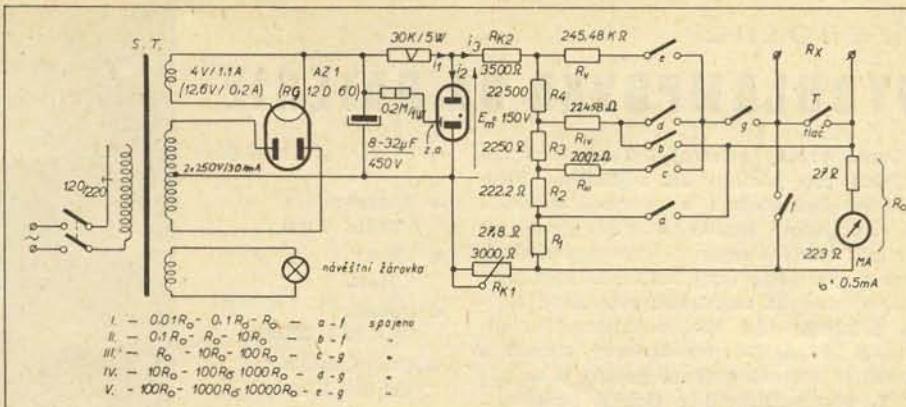Ukázkou použití výpočtu (jehož obsahlost buď vysvětlena ohledem na to, že konstruktér budou skoro jistě nuteni použít jiného přístroje než my, a rozsahy i odpory tedy vyjdou jinak) je přístroj na snímcích. Má plechovou nosnou kostru, která dělí vnitřek skřínky na část s usměrňovačem, stabilizační výbojkou a ellyt. kondensátorem, a na část s měřid-



Přenosná

DVOULAMPOVKA NA BATERIE

Tento prostý přístroj byl původně zamýšlen pro poslech na sluchátka. Jeho přednes byl však i s rámovou antenou až nepřijemně hlasitý a proto jsme jej doplnili levným magnetickým reproduktorem z výprodeje (typ DKE). Hlasitost je ovšem omezena nepatrnou spotrebou celého přístroje (0,4 W), nevhodností elektronky RV2,4P700 pro koncový stupeň a použitím rámové antény, přesto však postačí, posloucháme-li v tichém prostředí. Na sluchátka obě místní stanice v pražském okoli bouří do uší. Připojte-li včetně dobré antény, podaří se zachytit i cizí stanice. Dáváte-li přednost hlasitějšímu a jakostnějšímu přednesu, můžete použít dobrého dynamického reproduktoru a dalšího anodového zdroje. Poslech na vestavěný reproduktor s anodovým zdrojem 60 voltů většinou postačí.

Použité součástky jsou skoro všude běžné a tak levné, že náklad sotva přesahne částku 500 Kčs. Stavba je snadná, může se do ní pustit i začátečník, pokud zná aspoň základní práce. Přístroj je poměrně malý a lehký, váží asi 2,5 kg při rozměrech $22 \times 22 \times 10$ cm. Dal by se podstatně zmenšit, ovšem na úkor jednoduchosti a odolnosti. Za dvouměsíčního stálého používání jsme u tohoto přijímače zjistili velmi cennou vlastnost: nevadí mu ani silné otřesy a macešské zacházení, což je důležitou předností přenosného přístroje.

Zapojení je zcela jednoduché: přímo zesilující dvoulampovka s elektronkami RV2,4P700, první jako trioda vázána transformátorem 1:3 na druhou, která pracuje jako koncový zesilovač. Ladící obvod má tak zv. tříbozové zapojení, které má přednost těsně zpětné vazby. Rozsah je 200 až 600 m. Cívky nahrazuje rámová anténa, navinutá okolo kostry.

Anodová baterie je přemostěna kondenzátorem $1 \mu F$, který umožňuje přechod tónovému napětí, když její odporník vyschnutím baterie stoupne. Předpětí získáváme seriovým spojením žhavicích vláken. Mezi zdířky M a N můžeme zapojit další anodku 60 V, chceme-li hlasitější poslech. Rozpojením zdířek X a Y vyřídíme vestavěný reproduktor a do zdířek N a Y můžeme připojit buď reproduktor dynamický nebo sluchátka. Chceme-li poslouchat vzdálenější stanice, můžeme připojit venkovní antenu přes zkracovací kondenzátor 100 pF přímo na mřížkový obvod.

Seznam součástí: pertinax nebo překližka síly asi 3 mm, dvě elektr. RV2,4P700 s objímkami, nf transformátor 1:3, dva pertinaxové otočné kondenzátory 500 pF , 15 m kablíku nebo drátu na rámovou anténu, magnetický reproduktor z německého přístroje DKE, dva prodlužovací hřídeliky, dva kondenzátory 100 pF , jeden kondenzátor $1 \mu F$, odporník $1 \text{ M}\Omega$, spinač, pět zdířek, čtyři svorníky M 4 a 16 matiček, dřevěná skřinka a několik drobností. Jako zdroje potřebujeme dvě ploché čtyřvoltové baterie a 20 malých kulatých baterií typu Mila nebo Alice.

Stavba: Z pertinaxu nebo z překližky 3 mm vyřízneme základní desku, která po-


Jiří JANDA

- Rozsah: střední vlny.
- Váha: 2,5 kg.
- Rozměry: $22 \times 22 \times 10$ cm.
- Cena součástí: asi 500 Kčs.

Pohled se strany reproduktoru. Knoťlinky zleva: ladění, zpětná vazba; uprostřed spinač, nahoře zdířka pro připadné připojení antény. Dvojice zdířek je pro sluchátka; zdířky pro další zdroj a odpojování reproduktoru na vzoru chybí.

nese všechny součástky. Má rozměry 200×200 mm a musíme ji udělat přesně pravoúhlou, aby zapadla do skřínky. Umístění otvorů je na výkresu. Zvláště pečlivě je nutno rozměřit tyto otvory: oba po 10 mm v dolní části, kam se připevňují otočné kondenzátory, velký otvor pro reproduktoru uprostřed desky, a otvory 4 mm v rozích. Velké otvory uděláme buď luppenkovou pilkou nebo kružním vrtátkem. Do tří otvorů na pravé straně zanýtujeme malé duté nýtky nebo spájecí očka. Pak vyrábíme přední desku. Velké otvory v ní vyřízneme pilkou, malé zase přesně vyrábíme. Pracujeme pečlivě, abychom neměli zbytečnou práci při sestavování. Použijete-li odlišných součástí, přizpůsobíte si rozměry a vrtání. Magnetický reproduktor DKE má v rozích čtyři upveřejnění otvorů. Dva z nich, na něž ukazuje magnet, opatrně zvětšíme ostrým vrtátkem nebo pilníkem na průměr 6 mm, při tom jejich vzdálenost musí být přesně 136 mm. Musí se totiž krýt s otvory v pertinaxových deskách, jejichž rozteč je také 136 milimetru. Pozor na to při vrtání. Abychom mohli někudy vést spoje k spinači a ke zdířkám na přední desce, musíme vyříznout kousek plsti, nalepené okolo reproduktoru. Tím vznikne mezi ním a přední deskou mezera, kterou spoje protáhneme.

Máte-li desky, přistoupíme k sestavení. Na základní desku přišroubujeme objímky elektronek. Na jeden ze šroubků u první elektronky dáme nad i pod desku po jednom spájecím očku; jejich účel vysvětlujeme dále. Do dvou otvorů 10 mm upveřejněme pertinaxové kondenzátory a dobře je utáhneme. Jednoduchým plechovým uhlínekem připevníme nf transformátor a přišroubujeme kondenzátor $1 \mu F$. Poté si připravíme čtyři svorníky délky 60 mm se závitem M 4. Ke každému potřebujeme čtyři matky. Svorníky připevníme matkami jedním koncem do rohových otvorů v základní desce. Dbejme, aby svorníky nevyčnívaly z matek na vrchní straně základní desky, nevešla by se tam potom anodová baterie. Na všechny svorníky na-

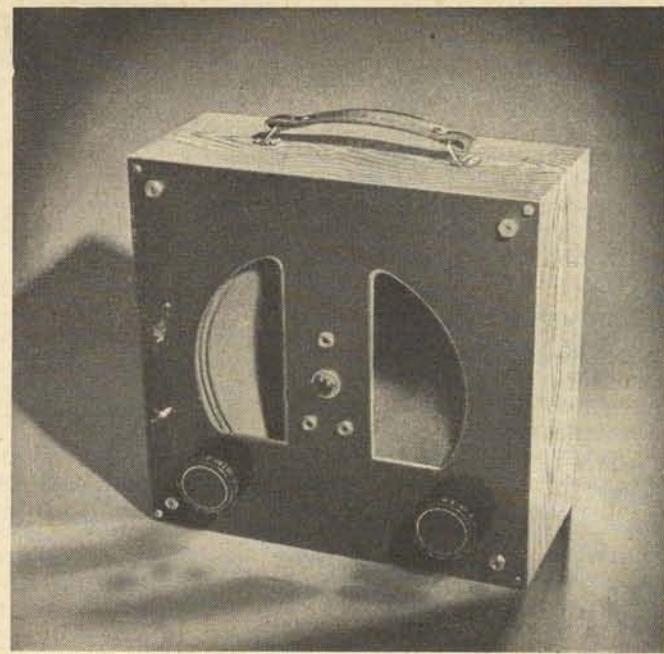


vlékneme kousky silné špagety v délce asi 40 mm a našroubujeme na každý z nich třetí matku. Pak vezmeme reproduktor, prostrčíme magnet velkým otvorem v základní desce a usadíme jej do prostředí. Oba zvětšené otvory musí ležet přesně proti hřídelíkům otočných kondenzátorů.

Nyní pozor: na tyto hřídeliky nasadíme prodlužovací osičky běžného provedení se stavěcím šroubkem, které musí zároveň procházet zvětšenými otvory v reproduktoru. Chvíliku si s tím asi pohrajete, než se to podaří, ale není to těžké. Utáhneme ještě stavěcí šroubky v hřídelicích a můžeme připevnit přední desku. Na tu našroubujeme spinač a pět zdířek se spájecími očky. Pak ji nasadíme rohovými otvory na konec svorníků a na prodloužené hřídeliky. Teď se ukáže, jak přesně jsme pracovali. Máme-li přední desku nasazenou, našroubujeme na volné konce svorníků po jedné matce M 4. Matkami na svorníkách seřídíme vzdálenost obou desek, aby reproduktor neměl mezi nimi vůli. Všechny matky utáhneme a zajistíme lakem nebo lepidlem. Tím máme kostru hotovou a můžeme začít spojovat.

Spojování: Připevníme mřížkový svod první elektronky. Abychom nemuseli vratit zvláštní otvor na protážení vývodu, připázejme odporník $1 \text{ M}\Omega$ mezi vývod fidiči mřížky a spájecí očko, které jsme v předchozím odstavci doporučili uložit pod šroubek, držící objímkou. Nad kostrou máme stejně očko na témže šroubku, odkud můžeme vést pokračování mřížkového svodu na kladný pól vlákna. Mřížkový kondenzátor připojíme mezi mřížku a spájecí očko 1. Jiné spoje pod kostrou nejsou a proto můžeme navinout rámovou antenu.

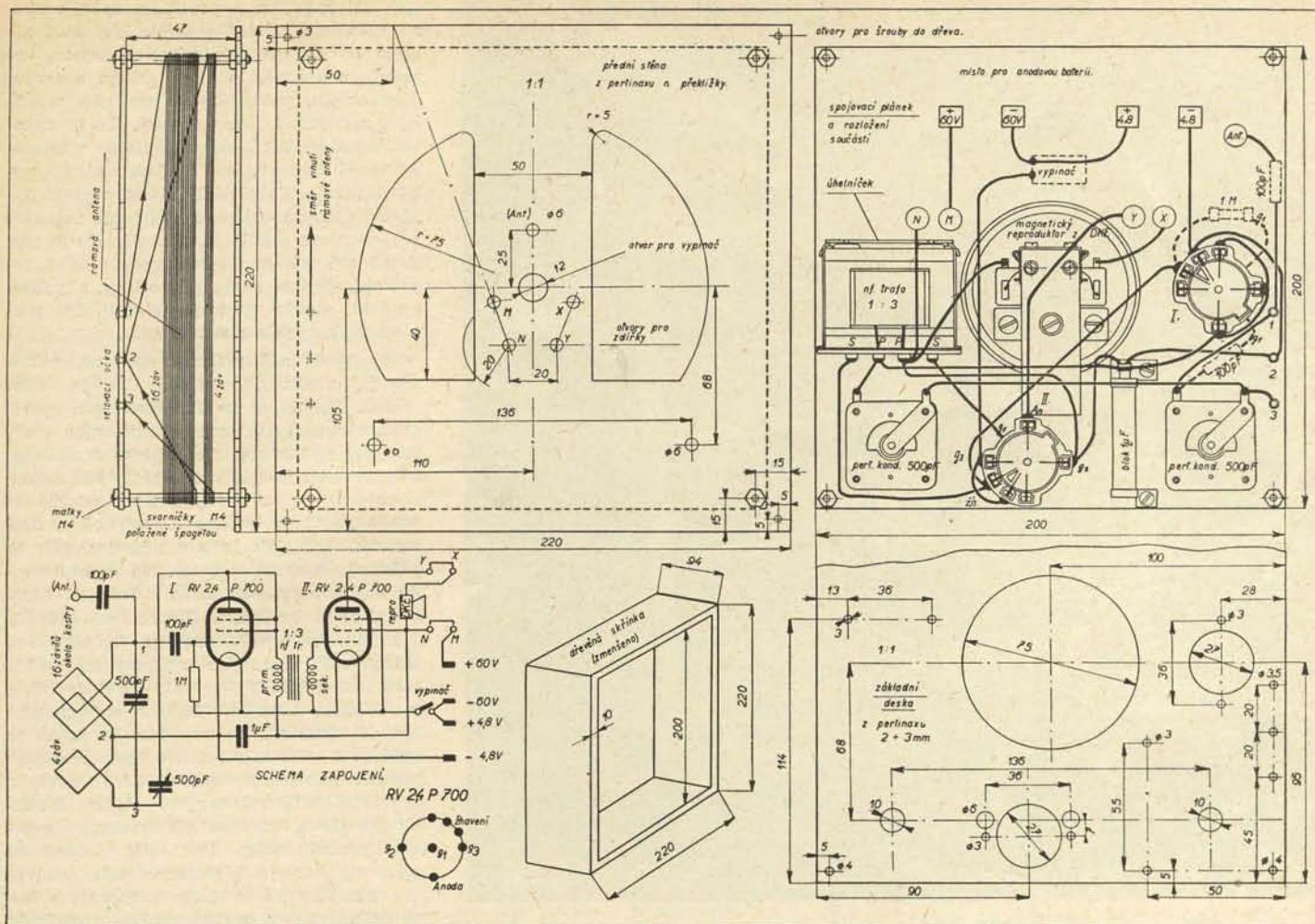Ta je v původním přístroji z vf kabliku $3 \times 40 \times 0,05$ mm, který jsme náhodou měli. Leckde jej koupíte ve výprodeji; můžete však místo něho použít jakéhokoliv jiného vf. kabliku, po případě smaltovaného nebo jinak izolovaného drátu síly 0,5 až 0,8 mm. Pro ty, kdo použijí kabliku po první, popišeme čištění smaltu: nad plynovým nebo lichovým plamenem opatrně do



červena rozžavíme konec kablíku, který chceme mít čistý. Takto rozžhavený konec ponoříme rychle do líhu, čímž odstraníme smalt i kysličník slaboučkých drátů, které se zalesknou čistou mědi. Očištěný konec hned ocínujeme a můžeme spájet. Při spájení používáme jako čisticího prostředku jen kalafuny nebo jejího roztoku v líhu. Vodič, připravený k vinutí rámové antény, připájíme ocínovaným koncem na očko 1, a začínáme vinout naznačeným směrem. Drát nebo kablík musíme při vinutí dobře utahovat, aby závity držely u sebe. Takto navineme 16 celých závitů okolo kostry, zajistíme vodič na posledním svorníku otočením jednou dokola a svedeme do spájecího očka 2. Konec ovšem před odstřílením správně odměříme a opatrně očistíme popsaným způsobem, vineme-li kablíkem. Z očka 2 na vininem daleje ještě čtyři závity, které uložíme od předchozích 16 asi 5 mm daleko. Konec druhé části rámu svedeme známým způsobem do očka 3 a jsme hotovi.

Poté spojíme podle schématu nejkratší cestou ostatní součástky na základní desce. Podle plánu nespojujte, ten je jen ke kontrole zapojení. Spoje k vypínači a ke zdířkám na přední desce protáhneme dvěma otvory 6 mm, vyvrťtanými u druhé elektronky. Dále je vedeme mezerou, která vznikla vyříznutím kousku plstěného těsnění na reproduktoru. Na zdířky a spinač musíme spájet s vělikou opatrností, abychom nepropálili pajedlem membránu. Nemáme-li jistotu v ruce, provedeme tyto spoje před upevněním přední desky. Pro

Schema, spojovací plánek a rozměrový náčrtkový kroky a skříně. Otisk ve skut. vel. za 20 Kčs v red. t. l. a 2 Kčs na výlohy.


usnadnění spájení na zdířky doporučujeme vždy používat spájecích oček. Spinač upevňujeme vždy tak, aby poloha — zapnuto — byla nahore. Antenní kondensátor 100 pF upevníme přímo k antenní zdířce a svedeme jej k očku 1. Přívody k bateriím jsou z ohebného kablíku. Sponky na žhavicí baterii získáme přepůlením jedné spojky, které se pro spojování plochých baterií prodávají. Vývody k anodové baterii zakončíme krátkými mosaznými kolíčky průměru 3 mm. Všechno důkladně spájíme, protože se nedbalost při použití vymstí.

Zdroje proudu: Ke žhavění používáme jedné nebo dvou plochých čtyrvoltových baterií. Máme možnost je kombinovat, neboť elektronky RV 2A P 700 podle našeho zjištění dobrě odolávají nesprávnému žhavění. Ve svém přístroji začali jsme žhavit dvěma plochými bateriemi, spojenými paralelně (plus na plus, minus na minus). Když po několika týdnech příjem znatelně slábl a zpětná vazba začala lepit, vyháli jsme žhavici baterie. Voltmetr ukázal, že jsme žhavili obě elektronky v řadě na přetížení pouhých 3 V, tudíž na každou z nich se dostalo necelých 1,5 V. Tož jsme obě baterie spojili do řady a hrájeme tak dodnes. Máme zato, že žhavici baterie zajde dřív na vlastní chemické procesy, než ji vyčerpáme při provozu. Udělejte to také tak, vydrží vám jistě dlouho. Je další možnost: Spojit dvě nové ploché ba-

terie do řady kusem kordelového odporu tak velkého, aby spotřeboval přebytečné 3 V. Plochá baterie má totiž po větší část svého života napětí jen asi 4 V. Byl by to odpor 3 V : $0.06 \text{ A} = 50 \Omega / \frac{1}{2} \text{ W}$, který můžeme vložit do špagety, spojující obě baterie.

Anodovou baterii pořídíme z dvaceti malých kulatých baterií o průměru 20 mm, cena jedné je asi 3 Kčs. Dvoučlánkové baterie rozebereme a získáme 40 článků o napětí 1,5 V. Při nákupu žádejme pokud možno baterie bezsalmiakové, vydrží déle. Na anodovou baterii si zhotovíme z tuhého kartonu síly asi 1 mm jednoduchou krabičku o vnějších rozměrech $20 \times 8 \times 4$ cm, do níž narovnáme všechny články na stojato do čtyř řad po deseti. Články musíme od sebe izolovat. Provedeme to lepenkovými pásky, které vsuneme napříč i podél mezi řádky článků. V místech styku tyto proužky do polovičky šířky nastřihneme, takže budou samy držet. Pak si připravíme spojovací drát síly asi 0,5 mm, kterým všechny články seriově spojíme, aby daly napětí 60 voltů (seriově značí minus [zinek] jednoho článku na plus [uhlik] druhého atd.).

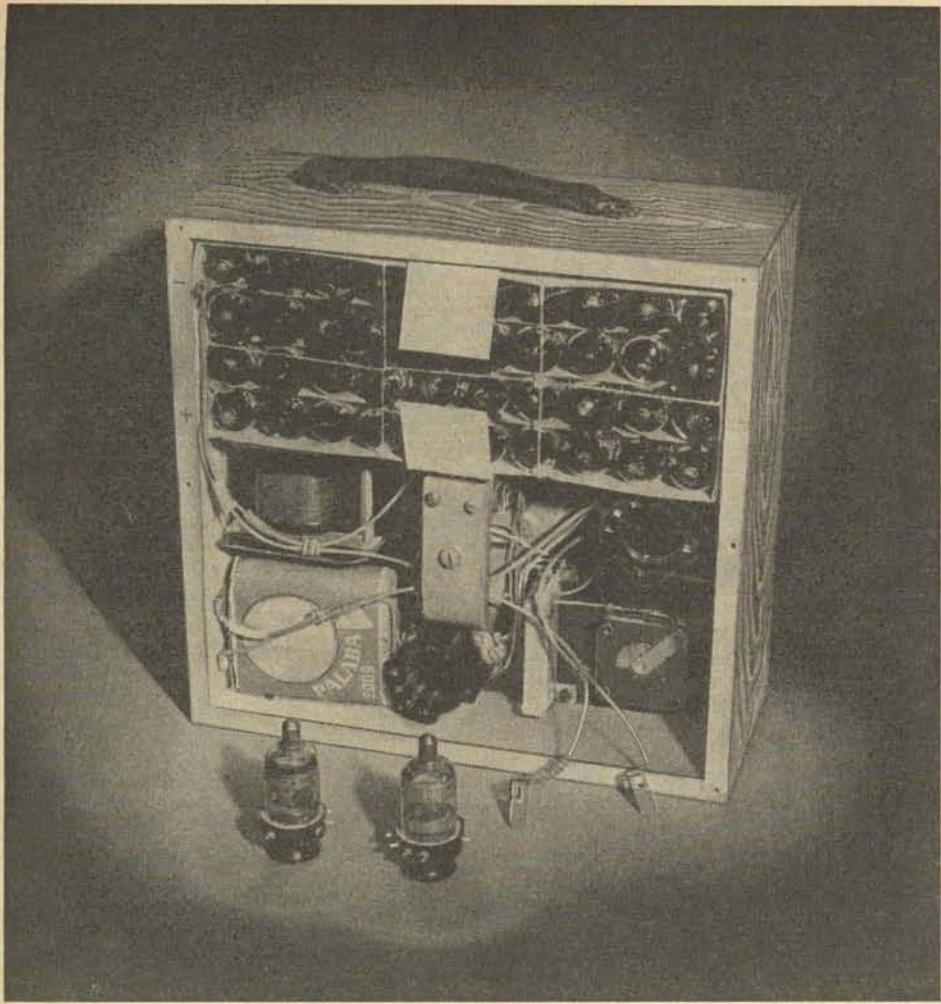Na všechny články připájíme malé kousky drátu; před tím však musíme spájené místo oškrábat nožem, aby bylo úplně čisté. Naneseme na ně trochu kalafunového roztoku a pak rychle spájíme. Články nesmíme příliš ohřát. Nejprve spojíme jednu delší řadu, po druhé se vrátíme zpět, pak spojíme třetí, stejně čtvrtou; vývody tak vyjdou při jedné kratší straně



baterie. Opatříme si dvě mosazné plechové zdírky průměru 3 mm, na které připájíme kousky drátu. Pak je povlékнемe dobrou a silnou špagetou. Takto isolované zdírky zasadíme blízko koncových vývodů mezi články a vycházející drátky spojíme na koncové póly + a - 60 V. Důklivě upozorňujeme, že je nutno celé práci s bateriemi věnovat péči a pozornost, protože při spájení a čištění článků dojde snadno ke zkratu, který působí na baterie „smrtelně“. Stejnou opatrnost doporučujeme při propojování jednotlivých řad, abychom nespojili náhodou některé skupiny nakrátko. Isolace mezi články musí být dobrá, protože náhodný dotyk dvou sousedních článků znamená zkrat třetiny poloviny baterií. Spojenou baterii zalijeme shora asfaltem. Při tom ucpeme obě vývodní zdírky, aby asfalt do nich nemohl. Jeho hladina má být v úrovni výšky krabičky. Krabičku s články přitom po stranách opřeme nebo ji svážeme motouzem, aby se stěny hydrostatickým tlakem neroztahly. Baterie by se potom nevešla do skřínky. Její životnost jest velká, při celkové spotřebě přístroje asi 3 mA se po případě dříve zkazi korosí kališků než vybitím.

Zbývá zhотовit spojky zdírek X Y a M N na přední desce. Vyrobíme je ze dvou rozebraných banánků, jejichž vnitřky spojíme kouskem silnějšího plechu. Můžeme použít i běžných síťových zástrček, spojíme-li kouskem drátu jejich kolíčky. Hotové svorky zastrčíme do dvojic zdírek X a Y, M a N. Tim máme zapojen vestavěný reproduktor a anodovou baterii.

Uvedení do chodu:

Ted můžeme zkoušet. O správném zapojení se přesvědčíme kontrolou spojů. Věnujeme pozornost zvláště napájecím obvodům, abychom chybým připojením anodové baterie nespálili elektronky. Proto označme zřetelně vývody k bateriím, abychom se nemohli zmýlit. Máme-li jistotu, že je vše správně zapojeno, připojíme žhavici baterii a zapneme spinač. Vlákna elektronek mají červeně zářit. Je-li to v pořádku, zapneme opatrně anod. baterii. Tu se zpravidla z přístroje ozve nějaký projev, alespoň jemné zvonění. Zpětnou vazbu úplně uzavřeme otočením kondenzátoru vpravo a pomalu otáčíme ladícím kondenzátorem. Na některém místě se ozve známý hvizd. Naladíme jeho


Po odnětí zadní stěny jest odkryt pohled na anodovou baterii, vlevo dole baterie žhavice (volné skřipce pro další žhavici baterii); magnet reproduktoru, nf transformátor a objímky elektronek. Konec lepenkového pásku usnadňuje vytažení anodové baterie.

Vpravo přístroj bez skřínky. Rámová antena, jež umožňuje poslech téměř všude, je navinuta na rozpěracích svorníčích čelní a nosné desky.

největší hloubku a povolíme zpět vazbu, až uslyšíme místní stanici. Hvízdání nikoho neruší, protože rámová antena vyžádá nepatrně. Máme-li důkaz o správném chodu, pokusíme se stejným způsobem zachytit i jinou stanici. To se zpravidla podaří také, pokud nejsme v železobetonové budově, kde příjem na rám nebývá valný. Největší hlasitost příjmu najdeme zkusem otáčením přístroje tak, aby rovina rámu mířila k vysílači. Tento přijimač má značnou selektivnost; bývá zapotřebí obratné práce s knoflíky, abychom i místní stanici správně vyladili. Při provozu však rychle získáme cvik.

Pracuje-li náš přístroj správně, můžeme jej vložit do skřínky. Ta je velmi prostá. Skládá se ze čtyř prkének, spojených v rozích některým osvědčeným truhlářským způsobem. Na skřince hodně záleží, protože je celá vidět. Může být ovšem z obyčejného měkkého dřeva; povrch je dobré mořit na hnědo. Při výrobě se držme rozměrů, jak jsou v náčrtku, aby se přístroj do skřínky vešel. Na vrchní stranu můžeme upevnit kožené držadlo, které koupíme u brašnáře. Pisateli se osvědčil řemínek, přišroubovaný na boční stěny skřínky. Přijimač pak nosíme přes rameno jako fotografický aparát. Je-li přístroj v pořádku, odpojíme baterie a vestavíme jej do skřínky. Tato práce je jasná ze snímků a výkresů. Jestliže jsme pracovali přesně, jde sestavování hladce. Skřinku a vlastní přijimač spojíme čtyřmi šroubkami do dřeva, zavrtanými do otvorů v rozích přední desky. Pak opět vložíme do přístroje baterie a zkusíme, zda správně pracuje. Čtyřmi šroubkami připevníme ještě zadní stěnu z libovolného izolačního materiálu a jsme hotovi.

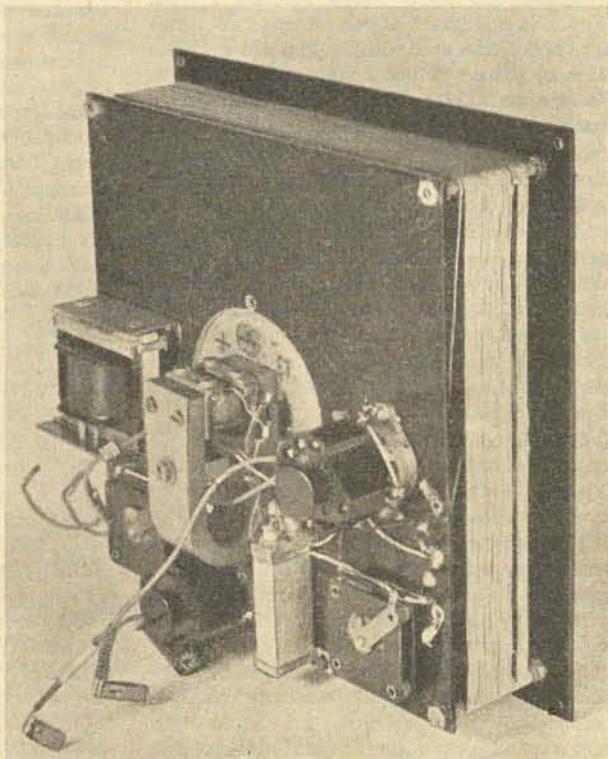Večer vyzkoušíme, co přístroj dovede s dobrou venkovní antenou a na sluchátka. Místní vysílače není možno vyladit naplno, jdou nesnesitelně silně. S použitím zpětné vazby se podaří zachytit řadu cizích vysílačů, z nichž některé i na rám.



Vyzkoušejme přístroj také se zvětšeným anodovým napětím a s dobrým reproduktorem. Rozpojíme dvojice zdířek X Y a M N. Mezi M a N zapojíme další anodovou baterii o napětí asi 60 V, a to — pól na M a + pól na N. Dynamický reproduktor s výstupním transformátorem připojíme mezi zdířky Y a N. Po spuštění budeme překvapeni, jak stoupne hlasitost a jakost přednesu. Mnohý čtenář se snad podiví, proč jsme hned nenavrhl tento přístroj s dynamickým reproduktorem a vyšším anodovým napětím. Přijmač má však být především levný, lehký a každému dostupný. Dobrý reproduktor s výstupním transformátorem stojí sám téměř tolik, zač pořídíme celý přístroj. Mimo to je velmi těžký. Malé dynamiky, které dnes zaplavují trh, jsou většinou nevelné, takže je použitý magnetický reproduktor stále o třídu citlivější. Zvětšení anodového napětí by mělo za následek i podstatné zvětšení rozměrů celého přijimače. To by však nebylo výhodné, protože u přenosného přístroje je dobrý každý ušetřený centimetr.

Proto však nemusí vzniknout obavy, že by přístroj v uvedené formě nevyhovoval. Autor na něj poslouchá při svých cestách vlakem a mnozí cestující na trati Praha—Nymburk si vzpomenou, jak se ve vlaku poslouchalo mistrovství světa v hokeji. Při jízdě je ovšem velký hluk, proto můžeme poslouchat jen na sluchátka, v nichž slyšíme obě místní stanice v plné síle, je-li však vlak v klidu, může se celé oddělení „kochat“ tóny a zvuky, které vylučuje tato dvoulampovka.

Zvláště v přírodě je poslech dobrý, ale přístroj hraje i v tramvaji. Zajímavé je sledovat únik, který způsobuje domy nebo kopce. Špatný je příjem ve vnitřní Praze v okolí Václavského náměstí, kde je třeba ticha, chceme-li rozumět při poslechu na reproduktor. V takových případech však prostě připojíme sluchátka a můžeme poslouchat opět v plné síle. Nezapomeňme při tom vyřadit vestavěný reproduktor rozpojením zdířek X a Y, ubíral by značně tónové energie. Ve svém bytě na Vinohradech poslouchá však autor obě místní stanice pohodlně na reproduktor. Při používání přijimače mimo domov nezapomeňte vzít s sebou koncesní listinu, abyste nedali některému horlivému úřednímu orgánu přiležitost k zákroku. Přístroj vám bude jistě spolehlivě sloužit, přestože bude — soudíme podle sebe — pracovat za těžkých podmínek.

Nový detektor


V laboratořích Hopkinsovy university v Baltimore se podařil objev, který může mít převratný význam. Jak to bývá, byl učiněn náhodou při bolometrickém měření s kovem columbiem. Proužek, používaný jako člen bolometru při nízké teplotě, měl připojen reproduktor k názornějšímu sledování pozorovaných zjevů. Když byl odpojen zdroj, udržující teplotu na stupni, při němž je sloučenina columbia citlivá na infračervené paprsky, ochladil se proužek na teplotu ~ 260° vlivem teplého vodíku, který jej obklopoval. V tom okamžiku se z připojeného reproduktoru ozval hlasitě pořad místního vysílače; byl to tedy přijmač bez elektronky a bez jiné energie než kterou toto zvláště zařízení samo zachytily. Podle zpráv je pozorovaný zjev připisován vlivu velmi nízkých teplot na vodivost, které u použitého materiálu vyvolávají neobvykle dokonalý usměrňující účinek.

Z PRACÍ ČTENÁŘŮ

Objímky pro malé elektronky

V jednom z minulých čísel Vašeho časopisu zaujal mne návod na nejmenší dvojku. Mrzelo mne jen, že je do něho nutno elektronky připájet, protože jejich objímky by zabraly příliš mnoho místa. To znamená při poruše některé z nich vybourat půl aparátu a pak jej zase pracně sestavovat.

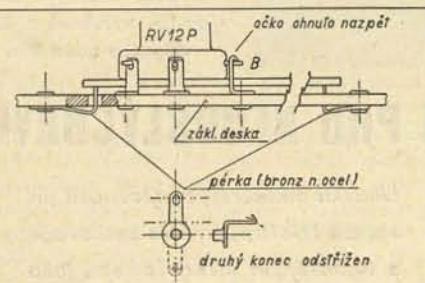Na stole mi ležela obyčejná spájecí očka na zanýťování, a tu mi napadlo, použít jich jako kontaktů pro elektronky. Vyzkoušel jsem to se dvěma RV12P2000, a protože se nápad osvědčil, sděluji jej ostatním.




Do základní desky přístroje (která je ovšem z isolantu) zanýťujeme očka v patřičném rozestupu (jde to bez měření tak, že elektronku posadíme na papír a obkreslime si patřičná místa tužkou) tak, abychom do jejich horních direk mohli zavést nožky elektronky. Pod elektronkami provlékнем pásek isolantu B, který je od základní desky odtačován dvěma pérky C, takže pevně tlaci nožky na zahnuté konce oček a tím vyrovnává event. nepřesnosti výrobní (nepřesné nýtování, sama očka nejsou vždy přesně stejně dlouhá). Odtlačování pásku B lze provést i spirálovými pružinami, nebo může mít každá elektronka vlastní péro, takže pásek B vůbec odpadne.

Dotyky jsou při troše pečlivé práce velmi dobré a nezlobí ani při přenášení a otřásání.

O. Žemlička,
Kutná Hora, p. sch. 50/S.

Nejlevnější usměrňovač pro nabíjení akumulátoru

Elektrická přípojka v domě amatéra není vše, přicházíte-li ve styku nejen s přístroji sifovými, nýbrž i bateriovými. Tu potřebujete zdroj proudu, akumulátor, a k němu ovšem i nabíječ. Jak obtížné, zdolouhavé a nákladné je dávat akumulátor nabíjeti, to však každý, kdo to zkusil, nehledě ani na nešetrnou obsluhu při nabíjení v určitých dílnách. Máme-li však sami elektrický proud střídavý, pomůžeme si pořízením vlastního nabíječe, za

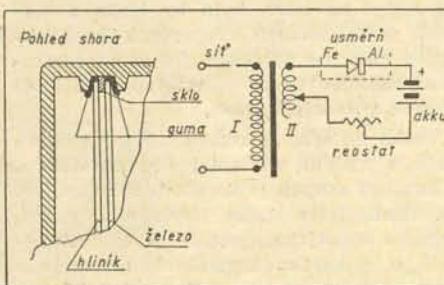

cenu, která sotva převýší cenu za jedno nabíjení živnostenské.

Hlavní součástí je elektrolytický usměrňovač. Jak pracuje, o tom se dočtete v článku „Vlastnosti a složení elektrolytických ventilů“ v 5. čísle RA z r. 1942.

Předně musíme sehnati starou nádobu po akumulátoru. Tato je uvnitř žebrována. Do mezer, ve kterých byly desky akumulátoru, vložíme desky dvě, a to jednu železnou, Fe, a druhou z čistého hliníku, nikoliv duralu nebo podobných, dnes častých slitin. Obojí jsou z plechu 1 až 2 mm silného, od sebe izolované, s mezerou asi 2 až 3 mm. Provedeme tak, že mezi desky dáme po stranách kousky skla nebo pertinaxu. Desky v nádobě utěsníme kousky gumy (viz obrázek). Železné desky spojíme navzájem a vyvedeme, s hliníkem uděláme totéž (ke spojování použijeme téhož materiálu, z něhož jsou příslušné desky). Tím jsme spojili jednotlivé články paralelně, abychom doslali větší proud. Poté si opatříme uhlíčtan amonný. Na litr elektrolytu je ho třeba 20 dkg. Koupíme jej v každém drogerii a stojí 20 dkg asi 3,50 Kčs. Uhlíčtan amonný nasypeme do destilované vody, rozmícháme a elektrolyt je hotov. Nalijeme do nádoby s deskami, aby byly celé ponořeny, přidáme vrstvičku oleje, aby se elektrolyt nevypařoval, a můžeme nabíjeti.

Z transformátoru, z něhož odebíráme zmenšené napětí pro nabíjení, vede jeden pól na — akumulátor a druhý na železné desky usměrňovače. Z hliníkových máme kladný pól. Do nabíjecího obvodu zařídíme ampérmetr a povolený proud pro akumulátor nařídíme reostatem, improvizovaným po případě kusem železného drátu. Je nutno poznat, že napětí na transformátoru musí být větší než má akumulátor, a to až několikrát. Nejlépe je miti transformátor s odbočkami a zapojiti na takovou, aby proud vyhovoval s reostatem nakrátko.


Jak je vidět, pořizovací náklad je malý a ani používání není drahé. Tento nábiječ mám a dobré se mi osvědčil.

J. Gallistl,
Žaltice 1, p. Velešín.

Může superhet rušit?

Obecně trvá názor, že výsada rušit součinní posluchače je vyhrazena dvoulampovkám „se zpětnou vazbou do antenního obvodu“, jak zní úřední terminologie. V jisté domácnosti pracují však dva amatérské superhety s mf v okolí 460 kc, a jsou-li oba vyladěny na týž vysílač, ozývá se z jednoho hvizd závislý na ladění a dosti protivný. Postižený přístroj pracuje se sifovou antenou, zatím co druhý má antenu venkovní. Ukázalo se, že hvizdy působí vyzářující oscilátor, který při ladění na týž vysílač kolaboruje s oscilátorem hvízdajícím přístroje, vyrobí s přijímaným signálem ještě jednu mříkně odlišnou mezfrekvenci, která projde filtry a na demodulační diodě se smíší s mezfrekvenční legální v onen hvizd, rovný rozdílu obou.

Nesprávné je tu vyzařování oscilátoru mimo přijimač, které možná souvisí s tím, že přístroje nejsou rádně uzemněny, uzemnění zastává síť, jež také rozděluje signál. Na větší vzdálenost nemůže patrně působení nastat (tlumivky v elektroměru), antenou se signál oscilátoru ven nedostane, protože by musel projít odlišně laděným vstupním obvodem. Bud' jak bud', i „král přijimačů“ (tak se kdysi říkalo superhetu) může rušit, a proto pozor na jeho slabostky.

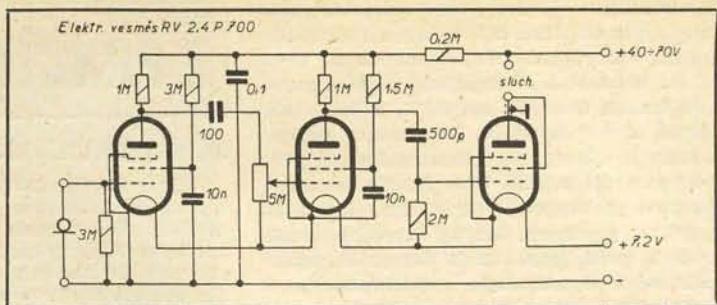

Nahoře vyskoušené zapojení, vlevo hotová pokusná souprava sluchadla, vyrobená z dostupného materiálu.

NASLOUCHACÍ PŘÍSTROJ PRO NEDOSLÝCHAVÉ

Abychom se uchránili výtky, že popisujeme přístroj, který nikoho z čtenářů nezajímá, připomeňme, že tento návod vznikl nejenom jako praktický doplněk článku MUDr Karla Sedláčka v loňském čísle 12 a jako protějšek ukázky z dnešní rozsáhlé zahraniční výroby, kterou jsme ilustrovali zmiňovanou theoretickou úvahu, nýbrž také jako odpověď na několik dotazů našich přátel, žijících v okolí osob postižených nedoslýchavostí, kteří chtějí přispět k úlevě jejich osudu vlastními silami. Prohlídku zahraničních přístrojů — nebyl to jenom onen přístroj, jehož snímky a schema najde zájemce na str. 300 až 302 loňského ročníku — bylo potvrzeno, že nejde o úkol mimo sfry zkušeného radioamatéra, a že jsou tu vlastně jen dvě podmínky celkového úspěchu: malé baterie a vhodné sluchátko. Mikrofon a samotný zesilovač jsou vcelku snadným úkolem, i když se vynasnažíme dosáhnout týchž malých rozměrů, jaké mají zahraniční vzory. Platí to i dnes, kdy jsme ve výběru součástek dosti omezeni.

Podařilo se vestavět vhodný třistupňový zesilovač do bakelitové krabičky na mýdlo rozměrů $9,6 \times 6,8 \times 4,2$ cm, jaké jsme již několikrát použili a kterou dnes prodávají drogerie. Malé elektronky, pro přístroj nezbytné, jsou jen vhodné vojenské typy z výprodeje, v našem případě skromná bateriová pentoda RV2,4P700; vystačí pro všechny tři stupně. Při stavbě, nijak zvlášť stísněné, zbylo v krabičce místo i pro mikrofonovou vložku, ba dokonce pro malý výstupní transformátor. Jeho použití však nám, kteří jsme se prozatím spokojili s obyčejným sluchátkem, zůstalo ušetřeno. Snímky prozrazují dostatek podrobnosti, spolu s náčrtkem montáže, která také dosvědčuje, že jsme se snažili nezkrátit naše použivatele o žádnou z přednosti přístrojů zahraničních. Jsou to jednak orgány řídící, spinač i řidič hlasitosti, jednak drobné zástrčky pro připojení baterií, které usnadňují použití přístrojů v složitějších případech, kdy se přívody provlékají šatstvem. Dospělí mohou na př. baterie uložit v kapce šatů a přístroj sám nosit buď ve vnější náprsní

Ukázka amatérských možností při stavbě třistupňového zesilovače s vestavěným mikrofonem, jako pomůcky pro nedoslýchavé

kapse, nebo i ve vnitřní, takže kromě sluchátka není na nositeli nic patrno. To má svůj význam, neboť mnozí nedoslýchaví používají rádi pomůcek nenápadných, které neodhalují příliš zjevně jejich neduh. — Pro děti je vhodné umístit baterie do brašničky, nošené na bedrech a držené opaskem. Dnešní rozměry u nás vyráběných baterií jsou však pro tento účel poměrně veliké.

Zapojení přístroje udává schema, a prokazuje celkovou jednoduchost. Mikrofonní vložka je připojena do mřížkového obvodu první elektronky paralelně se svodem $3\text{ M}\Omega$. Tam, kde je účelné omezit přenos hlubokých tónů, můžeme volit svod menší, až do několika stovek kilohmů. První i druhá zesilovací elektronka pracují s velkými anodovými odpory, aby bylo dosaženo značného zisku při poměrně malé spotřebě, a filtraci malým obvodem $R-C$ v prvním stupni odstraniti možnost proudové zpětné vazby pozitivní, jež u třistupňových zesilovačů působí sklon k pískání nebo motorování. Za první elektronkou je řidič hlasitosti s potenciometrem nevykole veliké hodnoty, $5\text{ M}\Omega$. V nouzi vystačíme s přistupným poklesem zisku i s potenciometrem $1\text{ M}\Omega$, kterou ještě poměrně snadno opatříme. Použili jsme malého potenciometru závodu Always, který má jediný ze zdejších výrobků malé rozměry. Kdyby nebyl na trhu, bylo by třeba z běžných potenciometrů vyoperovat jen odpornou vložku s dotykem, jež je po odstranění stínícího krytu dostatečně malá i při větších potenciometrech.

Vazba na stupeň koncový je opět odpovádě s malým vazebním kondensátorem, a koncový stupeň je docela běžně zapojen. Používali jsme zatím obyčejného radiofoniho sluchátka, protože jsme jiné neměli a sluchátko krystalové, třeba jsme jeho zdokonalení věnovali dosti úsilí, ne-

podařilo se nám zatím přivést k takové skromnosti, aby vystačilo s malým dosažitelným tónovým napětím. Nepovažujeme tento stav za konečný a věříme, že malý zesilovač podaří se nám doplnit vbrzku i malým sluchátkem.*

Nedostatkem použitych elektronek je dosi značné žhavicí napětí. Vedlo by při paralelně spojených vláknech k nezbytnosti používat žhavicího reostatu, protože 2,4 V nezískáme s běžnými články jinak. Proto jsme zatím vyzkoušeli spojení vláken v serii, jímž dosahujeme napětí 7,2 voltu. Budeme tedy přístroj žhat v pěti články po 1,5 V, spojenými za sebou, které dají dohromady 7,5 V, a čerpáme z nich proud 50 mA. Spojení elektronek paralelně by bylo však také možné, a řízení hlasitosti mohl by zastat žhavicí reostat, jak jsme to rovněž viděli u továrních přístrojů. Obvyklé suché články pak dosi brzo klesnou po 1,5 V, takže by elektronky nebyly přezhaveny.

Elektronky jsou připevněny (šroubkou v závitech pro manipulační knoflík v patci) k plechovému rámu, který tvoří kostru přístroje. Část rámu je z pertinaxu a nese jednak trojici kolíků k připojení baterií, jednak zdírky k připojení sluchátek. Kolíky vyrobíme zapájením měděných drátků síly asi 1,5 mm do zanývaných spájecích oček, zdírky jsme vyrobili z dutých nýtků asi 2 mm silných. Příslušné zástrčky nebo zásuvky jsou z týchž součástí, zasazených a zlepěných mezi celuloidové destičky spolu s připájenými přívody z kabliku tolex podobně, jako u kapesní jednolampovky, popsané v čísle 8/1946. Na vhodném místě je do rámu z plechu upevněn fidič hlasitosti a jednoduchý spinač. Elektronky jsou připojovány spájením přímo na své dotyky, tedy bez použití rozměrných objímk, a ostatní nečetné součásti, odpory a kondenzátory, využívají mezer mezi nimi. Do krabičky, jež je schránkou pro celý zesilovač, je rám upevněn několika jemnými šroubkami, a nad vlastním přístrojem zbude ještě dosi místa pro uložení mikrofonní vložky. Je buď taková, jako jsme popsali v letošním čísle t. 1. na str. 44, nebo koupená krytalová vložka Ronette, jejíž cena je asi 350 Kčs. Rozumí se, že použijeme jen samotné vložky, ne celého mikrofona s plechovou krabičkou, která by byla pro naš přístroj příliš těžká a rozměrná. Připojíme jej ohebnými kablíky přímo na mřížku a kostru, a protože přístroj musí být stíněn, aby nebyl citlivý na přiblížení ruky v oblastech, kde se v prostoru toulá střídavé elektrické pole, vylepíme krabič-

* Toto se mezičím stalo: pro příští číslo máme přichystáno amatérské magnetické sluchátko rozměrů liskového oříšku.

ku staniolem. Její vnitřní povrch při tom zdrsníme skelným papírem, aby kovová folie dobře držela, lepíme ji celuloidovým lakem a postaráme se vhodným způsobem o její připojení ke kostce přístroje.

V místě mikrofonu vyvrtáme ve víčku krabičky síť dosti drobných dírek. Nesmí mit příliš málo otvorů, protože pak podporuje přenos hlubokých tónů, což je pro většinu případů nežádoucí. Mikrofon sám nesmí být spojen s krabičkou šroubkou nebo podobným tuhým způsobem, protože by přenášel kdejaký jemný dotyk nebo sustení látky obleku po skřínce. Uložíme jej do vaty, která tento přenos omezí na snesitelnou míru, při čemž v místě membrány musí být volné místo, aby vata nerušila přístup zvukových vln. U mikrofonu amatérské výroby, který má membránu volnou, pokusíme se i tuto spojit s nulovým potenciálem, t. j. s kostrou přístroje,* a při ukládání dbejme, aby vata, která mikrofon nakonec sevře, nepromáčkla membránu. Přístroj i přitom obětavě pracuje, citlivost mikrofonu však klesne a přístroj je sám zbytečně nedoslýchavý.

Přiznáme se, že jsme tento aparát stávěli i zkoušeli dosti dlouho, jak je to omluvitelné u prvního vzoru neobyčklého přístroje, a také proto, že jsme se pokoušeli pohnout jej ke spolupráci s našími krystalovými sluchátky. Za tu dobu jsme si ověřili leckteré skutečnosti, které jsou pro tento druh zařízení přiznačné. První z nich je neobyčejná citlivost zesilovače ve spojení s běžnými radiofonními sluchátky na šum a hluk. To ztěžuje srozumitelnost i pro normální sluch, natož pro sluch s úbytkem citlivosti vysokých tónů. Proto bývá nutné omezit přenos hloubek. To se dá provést, jak jsme se zmínilí, zmenšením mřížkového svodu první elektronky, dále zmenšením vazebních kondensátorů následujících stupňů, jež jsou ve schématu vyznačeny jako 100 a 500 pF. Pod hodnotu 100 pF není však radno jít, neboť pak klesá vinou kapacity mřížka-kathoda citlivost pro všechny kmitoty všeobecně. Další možnost je zkusem zmenšení blokovacích kondensátorů stínících mřížek z původních 10 nF = 10 000 pikofaradů až třeba na desetinu. Správné by bylo, aby každý postižený měl křivku

* Nepolekejte se poněkud neestetického způsobu, jak se to dá učinit: přívodní pásek folie přitmelíte k okraji membrány v odstínu ušním mazem, který po zaschnutí dobré drží a při tom vodi.

„Explodováný“ snímek
zesilovače.
Vpravo zbývá
místo pro
drobný vý-
stupní trans-
formátor,
kdyby ho pro
speciální slu-
chátko bylo
zapotřebí.



citlivosti svého sluchu, získanou lékařským vyšetřením audiometrickým. Při prozatímném zkoušení můžeme se však pokusit přizpůsobit se stavu jeho sluchu omezováním hlubokých tónů v kmitočtové charakteristice, po případě vyzkoušením různých sluchátek. Běžná magnetická sluchátka jsou však většinou nevalná a přenáší výšky špatně.

Další bolestnou obtázkou jsou baterie. Dosud není na trhu dosti malá anodka s napětím 60 V, až na výrobek fy Bateria, který vidíme na snímku a který má rozměry 5×12,5×14,3 cm. I to je ovšem poměrně značná velikost, musíme tedy ještě čekat na další pokrok této výroby u nás. Je jasné, že ve stavbě baterií je omezování rozměrů při zachování zatižitelnosti a odběru proudu slabým vývojovým směrem, který jistě nezůstane nevyužit. Prozatím je však i uvedená anodka cenným příspěvkem, tím spíše, že vydrží s přístrojem o malé spotřebě (asi 1,5 mA) velmi dlouho. Odhadujeme životnost na 500 provozních hodin. U baterie žhavicí musíme se spokojit s životností menší, tam však cenově ani manipulačně není omezení tak bolestné.

Ti z našich přátel, kdo mají ve svém okolí nedoslýchavého, mohou se tedy s dobrou vyhlikou na úspěch pokusit o ulehčení jeho údělu. Pro trvalé použití na jednom místě by bylo lze sestrojit i přístroj síťový, kde by na př. vyhověl dvoustupňový zesilovač s dvěma RV12P2000 nebo pod., napájený přes transformátorový (od sítě izolovaný), doko-

nale filtrovaný síťový přístroj neprenosný, takže by nedoslýchavý přenášel jenom zesilovač s mikrofonem a sluchátkem, po případě jen mikrofon a sluchátka. Věříme, že důvtip radioamatérů osvědčí se i zde zlepšením a úpravami tvaru i rozměrů.

Věčný vakuový blesk

Fotografové mezi námi dovedou ocenit, co značí pro jejich práci čistotný a vydatný mřížkový světelný zdroj, zvaný vakuový blesk. Krátce po konci války jsme slyšeli z Ameriky zvěst o tom, že nový takový zdroj snese několik sít zapojení, a není tedy zapotřebí měnit jej po každé expozici a na reportáž nosit s sebou větší množství rozměrných baněk. Tato zvěst se zdála téměř zázračnou, než byla odkryta podstata. Nejdé o hořlavou náplň s přiměřeným množstvím vázaného kyslíku, jako dosud, nýbrž o výbojku, podobnou běžným doutnávkám. Výbojka je s to propustit naráz náboj asi 300 mA sekund, a protože to trvá asi desetisíci vteřiny, je průměrný proud v oné krátké době rádu 3000 ampérů. Ten způsobí mohutný výboj, rovněž kratičký, prakticky bílý a neobýčejně vydatný, takže dobře zastane zdroj pro mřížkové snímky. Výboj se může opakovat několikrát za minutu, a udává se, že výbojka snese než 10 000 blesků.

Podstatnou újmu je ovšem okolnost, že k chodu nestáčí obyčejná baterie nebo prostá přípojka světelné sítě, nýbrž zvláštní usměrňovač, rovněž napájený ze sítě, který nabije kondenzátor rádu desítek mikrofaradů napětím ne menším než 2500 voltů. Tento kondenzátor se poté vybije výbojkou a dodá jí energii pro blesk. Usměrňovač pro 2500 V a kondenzátor na př. 120 μ F, který má snést 2500 V, to je ovšem nemalý problém, který použití komplikuje, stejně jako nebezpečné vysoké napětí usměrňovače. Pro to vše bude tato výbojka vhodným doplňkem laboratoře pro snímky rychle proměnných zjevů a pro jiné fotografické práce bude využita jen výjimečně. Výbojky tohoto druhu vyrábí mimojiné firma Sylvania.

RN146.


Výkonná krystalová přenoska

Známí výrobci piezoelektrických přenosek, Shure Brothers v Chicagu, nabízejí v prosincovém čísle Radio News za 4,45 dol. vložku a za 6,10 dol. celou přenosku zdokonalené úpravy s převodem mezi jehlou a krystalem. To zlepšuje přenos hlubokých tónů. Přenoska dává při střední sile záznamu 4,8 V, maxima dosahují 40 voltů, takže přenoska může napájet přímo koncový stupeň. Tlak na jehlu je jen asi 30 gramů.



Sluchadlo, t. j. vlastní
zesilovač po odnětí víka
mikrofonu. Je vidět
vylepení staniolem, mi-
krofonová vložka krys-
talová podle návodu
v 2. let. čísle na str. 44.

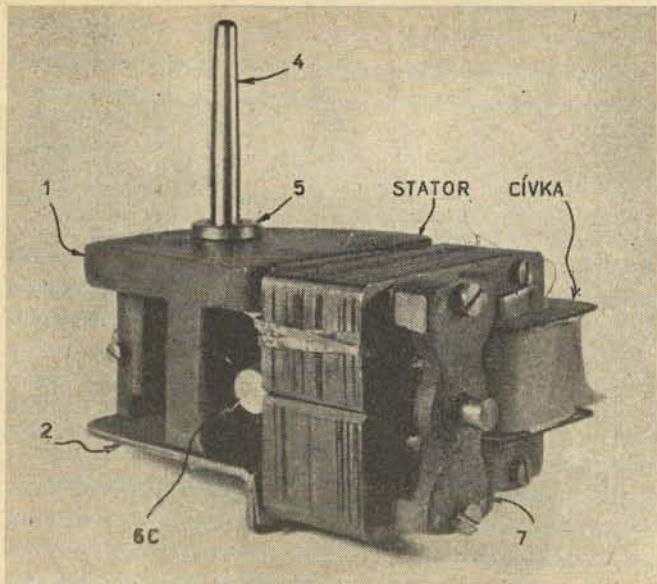Elektronky, zakryté
stínicími trubičkami
z folie, jsou téměř
zakryty okolními sou-
částkami.



ASYNCHRONNÍ MOTOREK PRO GRAMOFON

Asynchronní motorek je oblíbenější než výrobně jednodušší synchronní proto, že se sám rozbihá a dovoluje nastavit otáčky. Motorek synchronní napak sleduje přesně kmitočet sítě; v dobách, kdy elektrárny pracují s kmitočtem menším, točí se pomaleji, a hudebníku s absolutním sluchem vadí rozdíl leckdy až o půltón, s nímž je potom skladba přenášena. — Hlavní potíží je výroba statorových plechů, pro niž si autor vyrobil zjednodušený řez. Podmínkou je jistý stupeň nástrojařské dovednosti, a ovšem možnost použít lisu k ražení plechů. Jinak není výroba motorku složitá.

Stator je složen z plechů. Hodí se plech křemíkový (transformátorový), nepříliš tvrdý, obvykle 0,35 mm silný. Není-li možné opatřit si jej v tabuli, vystačíme i s černým plechem železným, síly asi 0,5 mm, z něhož nastříháme obdélníčky podle náčrtku na pravé straně výkresu. Obdélníčky pro půli statoru stáhneme jednoduchým přípravkem ze dvou železích pasů a šroubu, provrtáme otvory pro šrouby a nýtky a jimi protáhneme prozatím stahovací šrouby. Krajní plechy vypilujeme podle výkresu z plechu síly 2 mm na přesný obrázek statoru. Poté vypilujeme tvar statoru ze stažených plechů, při čemž zejména poloválcová dutina musí být přesná. Pilkou na kov prořízneme drážky pro závity nakrátko. Po dokončení obou částí statoru plechy rozebereme, srazíme brity, vzniklé pilováním, a plechy nalakujeme řídkým roztokem černého lakového laku, aby byly po stažení od sebe izolovány. Pozor, abychom je zbytečně nepreházel; malé nepřesnosti vždy zbudou, a povrch statoru by pak nebyl hladký.

Pisatel si pro výrobu plechů vyrobil několik řezů. Pro vyražení dírek (operace II) z obdélníčků, nastříhaných předem (I) postačí řada průbojů ze stříbřité oceli, zasazených v desce s válcovitou částí, připravenou k upevnění do lisu. Matrici je deska s odpovídajícími otvory, které provrtáme současně s deskou patrice; a pro malý počet plechů může být matrice jen

cestováný motorek se strany statoru. Na jeho horní polovině vidíme vnější části závitů nakrátko. Na dolní polovině směřují závity směrem k cívce. S této strany točí se rotor proti smyslu hodinových ručiček.

ských řezů přesně. Nebyla by to vhodná práce pro člověka, jehož největším nástrojem je zámečnický svérák. Ti z čtenářů, jimž je černé řemeslo bližší, ušetří však námahy i času výrobou řezů, i když se chystají vyrobit si jen jeden nebo několik málo motorků.


Stažené statorové díly sbrousíme na dosedacích plochách, možno-li na brusce na plocho, abychom si nevytvorili příliš důkladné spojení nakrátko mezi plechy. Oba díly statoru musí na sobě ležet poukud možná bez značné mezery.

Rotor je z téhož materiálu jako stator. Kotoučky se snad podaří dát vylisovat k většímu klempíři, který má lis a kruhové řezy. Poté je provrtáme ve středu, pečlivě stáhneme prozatím hřídelem, osoustružíme na průměr takový, jako výřez ve statoru. Pak si vyrobíme ocelovou šabloun s obvodovými otvory pro rotorové tyče, a rotorové plechy po vrstvách nepříliš velkých provrtáme asi 3 mm silným vrtátkem. Musí být ostrý a plechy dobré staženy, a vrták posouváme pomalu (vrtačka stojanová, v ruce by to byla práce beznadějná), aby vrták nevyjel z plechu ven. Provrtané plechy sesadíme zase na pomocný hřídel, provrtáme otvory ještě vrtátkem 3,5 mm, abychom vyrovnali malé nepřesnosti, které zbyly při vrtání po částech. Pilkou na kov prořízneme otvorky drážkami.


Pak zavlečeme do otvorků tyče z oblé mědi 3 mm silné, a na jejich kraje měděné kroužky síly 1 mm, provrtané týmiž otvorky. Poté stočíme rotorové plechy tak, aby tyče šly šikmo, nejlépe právě o jednu roteč. Stočení se daří navlečením ocelové tyčky 3 mm, již můžeme na plechy mírně sevřené působit větší silou. Pak potřeme kovově čistý povrch tyčí i kroužků spájecí pastou, naneseme hojnost cínu a rotor opětne důkladně stažený bohatě propájíme. Daří se to ovšem jen velikým pajedlem 500 V, a při tom si poměříme nahříváním nad plamenem. Dbejme toho, aby cín všude dobře zatekl, neboť činnost motorku záleží hlavně na spolehlivém spo-

Na rozdíl od návodu v loňském čísle 1 na str. 20, je zde popsána domácí výroba kopie továrního motorku, do té míry věrná, jak to dopouštějí možnosti domácí dílny. Popisovaný motorek se dobře rozbihá a má výkon, který postačí i pro poohon deskového měniče.

z ocelového plechu 2 mm silného, upevněného na desce z měkkého železa. Při další operaci (III) vykousne prostý kruhový řez z obdélníčku půlkruhový výřez pro rotor. Téhož řezu můžeme použít pro výrobu kotoučků pro rotor. Nakonec zbude vystřízení obdélným řezem, zase docela prostým, pravoúhlého výřezu pro statorovou cívku. Méně zdatní čtenáři nám odpustí, že na tomto poměrně složitému námetu nepopisujeme zhotovení amatér-

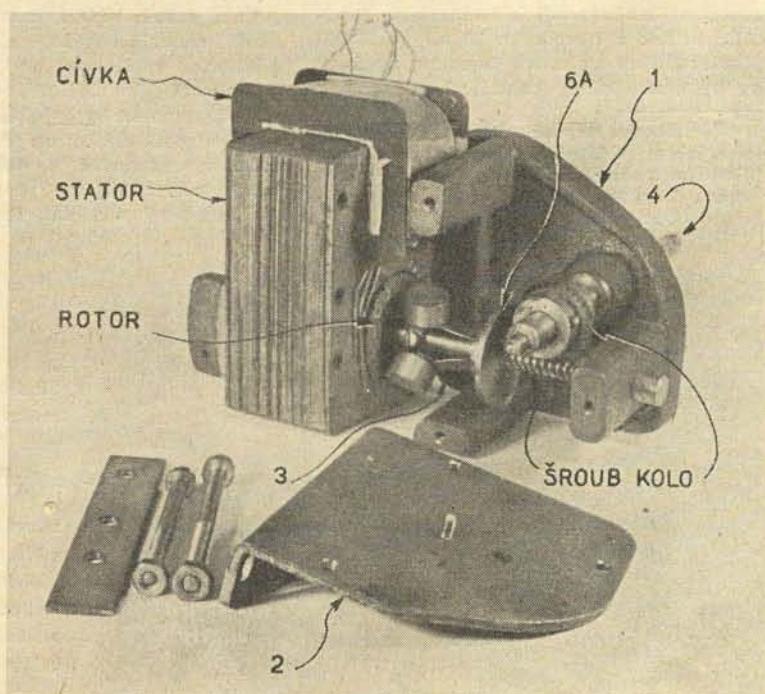

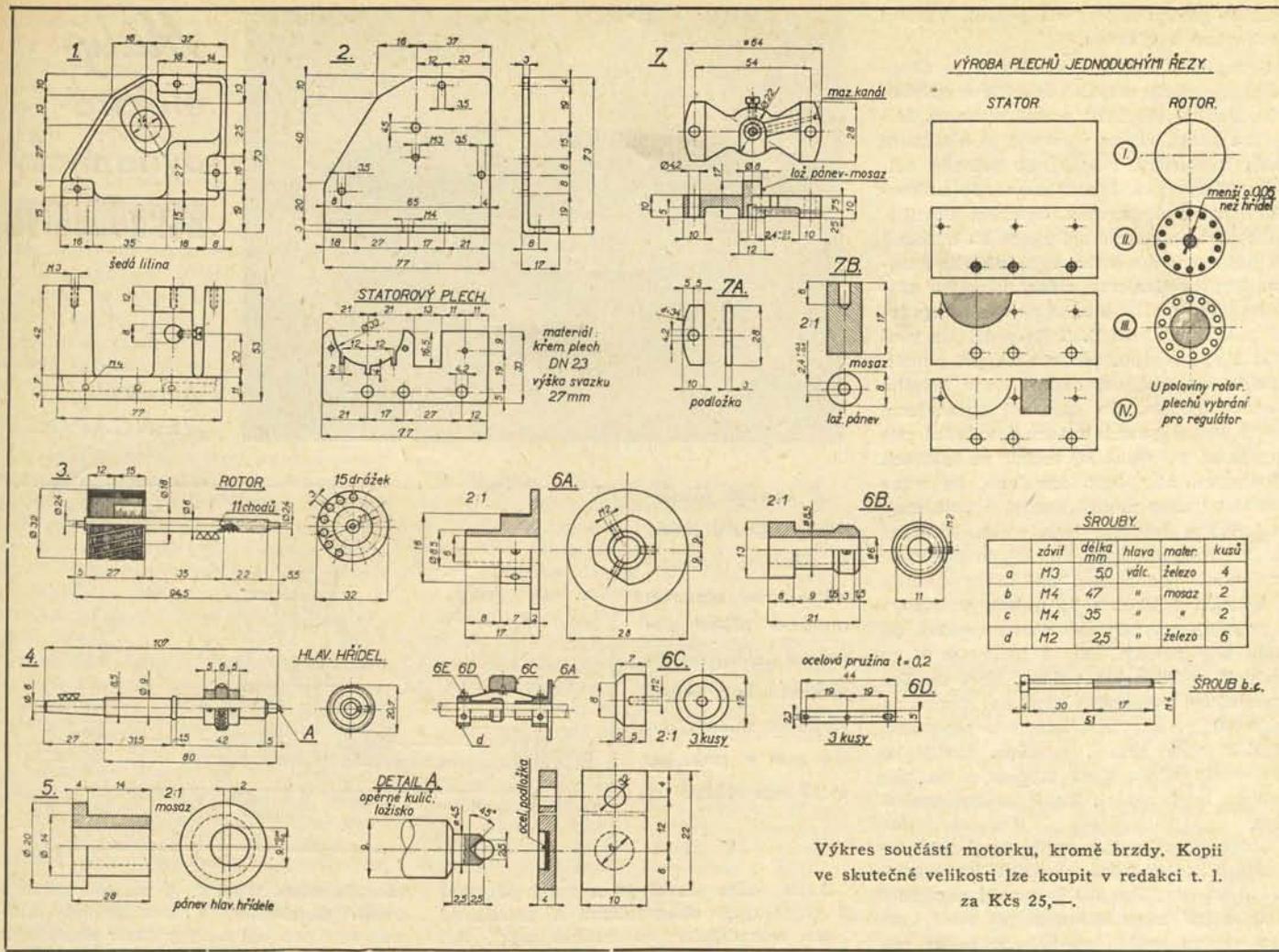Otevřený motorek s pohledem na regulátor a šroubový převod. Lze vidět kraj rotorové klíčky.



Výkres součástí motorku, kromě brzdy. Kopii
ve skutečné velikosti lze koupit v redakci t. 1.

za Kčs 25.—

jení rotorové klíčky. Po dokončení osoustružíme postranní plochy kroužků a opravíme event, trhliny nebo nedostatek cínu, kdybychom jej někde shledali. Nyní už smíme rotor sejmout s pomocného hřídele a tyče jej udrží. Ve sklicidle na soustruhu vybereme z jeho středu po jedné straně díru asi 18 mm prům. na délku 15 mm, abychom do ní mohli uložit část regulačního rychlosti, a tím ušetřili na stavební délce rotoru.

Rychloběžný hřídel rotoru vytvoříme ze stříbřité oceli 6 mm. Výroba šroubu pro převod je dosti obtížná, je zapotřebí nože se správným mezizubovým profilem, a stoupání upravíme 2 mm. Profil závitu lze upravit na správný tvar dopilováním jemným pilníčkem při otáčení soustruhu. Šroub je pravochodý. Závit nakonec vyhladíme jemným smirkovým papírem, neboť na malém tření zejména závisí dobrá účinnost a malé ztráty převodu. Koncová osazení upravíme podle průměru použitých ložiskových kuliček. Ložiska pro ně jsou bronzová nebo mosazná a otvory pro hřídelík v nich jsou tak veliké, aby do nich šly kuličky těsně. Tím je spolehlivě a soustředně upevníme a zamezíme vypadnutí.

Šroubové kolo je z lisovaného textilního materiálu (textilov, textgumoid a pod.). Zuby do něho budou přesně vypilujeme, nebo je vyfrézujeme. Pisatel si k tomu účelu vyrobil ocelový šroub téhož tvaru jako je v motorku, a na třech povrchoch

vých přímkách jej propiloval tak, jako závitník. Tento frézovací šroub byl upevněn ve vřetení soustruhu, kolečko, přichystané k frézování, na pomocném hřidelíku, uloženo v držáku a ten v suportu. Když pak při dosti rychlém chodu soustruhu najedete do řezu dosti hluboko, podaří se dost. snadno dostat správný počet zubů, přestože obvod vrcholové kružnice nesouhlasí s roztečí, násobenou počtem zubů. Je také možné zuby předem poněkud zapilovat a tím usnadnit rozdělení. Fréza pak jen dá zubům správný tvar a sklon.

Regulátor 6 se skládá z brzdné desky 6A, posuvné na hřídeli, jejíž náboj je zpílován do trojhranu, na němž jsou přišroubována ocelová plochá pérka 6D, nesoucí závaží 6C podle výkresu. Druhé konce pérek jsou přišroubovány k náboji d, který je připevněn k hřídelíku 3 stavěcím šroubkem. Rostoucí počet otáček motorku zvětšuje odstředivou sílu závaží, která se snáží rozlétnout. Tím přitahuje náboj 6A k pevnemu náboji d a táhnou brzdnou deskou proti třecí kůžičce, upevněné v pákovém rameni, řídidlelném zvenčí motorku. Tato součást není kreslena, v nosné desce 1 je otvor pro její kloub.

Hřídel talíře 4 je vytočen z oceli a má na horním konci kužel pro nasazení talíře a dole pevně vsazenou kulíčku A pro patní ložisko. Kužel pro talíř okopírujte voskem z talíře, který si koupíte hotový, neboť normování tu dosud nevykonalo své

dlo. Horní ložisko jde ztuha do otvoru v 1a, je výstředně vyvrtáno v mosazi nebo bronzu tak, aby bylo lze jeho natočením upravit správný záběr šroubu a kola. To je možnost cenná i při přesné amatérské práci. Dolní, méně namáhané ložisko nese deska 2, a jeho opěrnou část vyrobíme z mosazné destičky, do níž vyvrtáme nejprve obyčejným a pak shroušeným vrtákem dírku s plochým dnem a zamáčkne- me do jamky kotouček z ocelového plechu (planšetu). Upevnění kuličky do 4 prove- deme takto: Do konce hřídele vyvrtáme přesně souose na soustruhu jamku o prů- měru nepatrň menším než průměr ku- ličky a hlobuky rovné dvěma třetinám jejího průměru. Kuličku do jamky opatrně vmačkneme a podle potřeby opatrným sklepáním okraje hřídelíku zajistíme. Je výhodné dokončit opracování hřídele 4 až po vsazení kuličky, již použijeme jako lo- žiska v jemném konikovém důlku. Šrou- bové kolo jde těsně na hřídel 4 a je se- vřeno mezi dvěma stavěcími kroužky. Možnost proklouznutí kolečka v tomto uložení je výhodné při náhlém zabrzdění talíře, kdy setrváčnost rotoru mohla by zavinít ulomení zubů na kolečku.

Dosud jsme nemluvili o nejrozumnějších součástkách motorku, totíž kostě 1 a desce 2. První je z litiny; výrobě si pro ni prostý dřevěný model, a dáme slkus 1 podle něho ulít. Opracování lze provést obroušením, po případě opilováním dosedacích ploch. Deska 2 je z žen


lezného plechu a je zcela prostá. Výrobu pochopíme z výkresu.

Nasazování rotoru na hřidelík je choulostivé, protože musíme vystačit s upevněním třením, při čemž nesmí rotor na hřidelíku házet. Otvor v rotoru je o několik setin milimetru menší než průměr hřidele, který pevně zatáhneme do univerzální hlavy soustruhu, šroubem dovnitř. Jeho okraj nepatrň zpilujeme do kuže a na něj nasadíme rotor, vybráním ke šroubu. Poté nalisujeme rotor pomalým přitahováním koníku tak, až najede do správné polohy na hřidelí. Tuto práci lze provést i ve svéráku, pozor však při použití kladiva na možnost ohnuti nebo křivého vsazení hřidele. Po naražení opracujeme velmi jemně povrch rotoru i vybrání pro regulátor, při čemž jej točíme ve špičkách soustruhu, aby bylo zaručeno, že rotor i hřidel budou přesně souosé a vůle mezi statorem a rotorem byla malá. Nakonec rotor vyvážíme tak, že jej hřidelovými osazeními podepřeme na hrany (jamky v koncích hřidelíku 3; nejsou kresleny) a pozorujeme, zda rotor nepřepadává do stále též polohy. Při vychýlení musí se zastavit v libovolné poloze. Nerovnováhu vyrovnané nanesením cínu se strany na rotorové kroužky tam, kde je to zapotřebí. Není-li rotor přesně vyvážen, chvěje se při chodu silně, třese talířem a na hřidelí se brzy uvolní. Také ložiska značně trpí.

Cívka motorku je z pertinaxové nebo lepenkové kostry a má pro 120 V 1000 závitů drátu 0,2 mm. Pro 220 V je tedy zapotřebí 2000 závitů drátu 0,13 mm, při čemž každou vrstvu prokládejme hedvábným pápřem, na okraji nastříhaným, aby bylo zabráněno proříznutí krajních závitů do spodních vrstev. Lze navinouti 2×1000 závitů a spojovat je při 120 V paralelně při 220 do série, nebo konečně jediné vinutí s odbočkami úměrnými počtu závitů a asi 0,15 drátu. Při pozorném vinutí nelze potíž umístit do prostoru pro cívku 2000 závitů z drátu 0,18 mm, jako je tomu u výrobku Paillard.

Stator má ještě závity nakrátko, jež jsou nesouměrně uloženy v drážkách statoru a směřují ze všech tří drážek na touž vnější stranu statoru, ovšemže na každé půli statoru na jinou. Představíme-li si, že závity představují směr sily, která táhne za obvod rotoru, máme lehko patentovatelné pravidlo pro směr točení motorku. Závity jsou tedy tři na každém půlu z měděného pásku asi $1,5 \times 3$ mm, nebo si je vyrábíme roztepláním měděného drátu průměru 3 mm. Jejich konce na vnější straně rotoru pečlivě spájíme.


A ještě několik praktických poznámek. Při konečném sestavování vytáhneme z kostry bronzová nebo mosazná ložiska hřidele rotoru 3, sestavíme rotor, stator i kostru motorku 1 a 2, sešroubujeme, a teprve když části dobře drží a mají zhruba správnou polohu, vsadíme ložisková pouzdra rotoru a vystředíme jej vzájemným posuvem statorů a kusů 1 a 7 tak, aby se mohl točit a nedřel o stator ani při malé mezeře. Na ní hlavně záleží, jak silný motorek budeme mít. Mezera 0,2 mm, jež je asi mezi amatérských

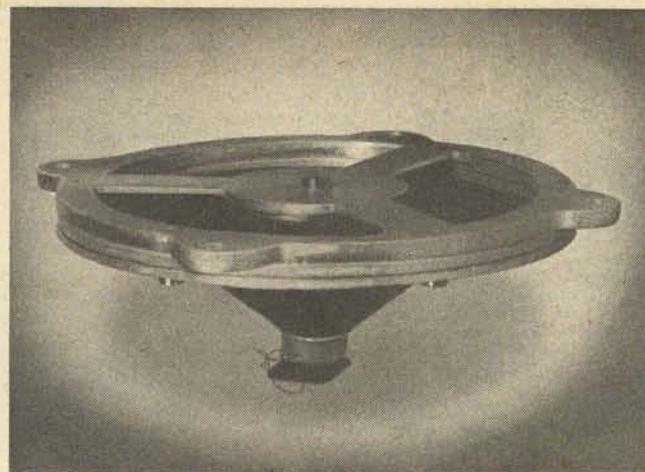

Malý elektro-dynamický REPRODUKTOR

Ing. Josef WEINGÄRTNER

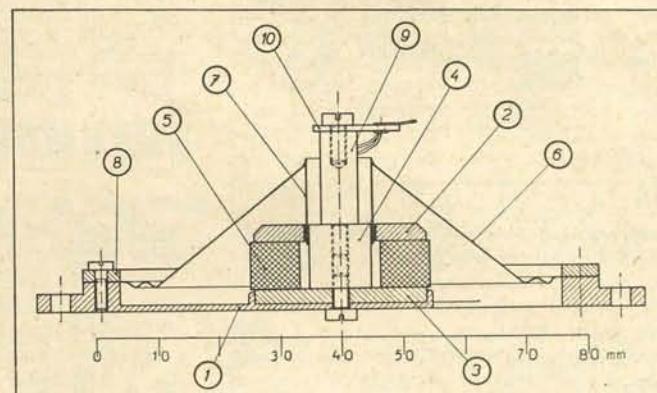Z kousků jakostního magnetu může si dovedný pracovník vyrobit opravdu malý a přece poměrně účinný reproduktor. Ten, který vidíte na snímku, má 84 mm v průměru a 30 mm výšku.



Svého času stavěl jsem malý přijimač s vojenskými elektronkami a potřeboval jsem reproduktor co možná malý. Byl jsem si při tom vědom, že reproduktor o průměru asi 80 mm bude mít poměrně malý akustický výkon, neboť ten je, jak známo, přímo úměrný čtvrté mocnině poloměru membrány. To jsou v tomto případě pouhé 4 cm proti 10 cm u normálního reproduktoru průměru 200 mm. Jeho zvukový výkon u hlubokých tónů bude tedy 2^4 , t. j. 39krát menší, než na jaký jsme zvyklí.

Abych přesto dosáhl slušného výkonu, použil jsem magnetu ze slitiny Alnico. Pro úsporu místa volil jsem tak zv. ob-

rácenou konstrukci, t. j. magnet umístěn uvnitř membrány. V tom případě ukázalo se i pro její malý průměr zbytečný každě střední, ať pavoučkem nebo brýlemi, tedy jsem je prostě vynechal. I lehká membrána je dostatečně tuhá, aby stačila při malých amplitudách membrány, které zde jsou, udržeti kmitačku přesně ve středu vzduchové mezery. A na víc jsem získal měkké střední.

Jak je patrné z obrázku 2, má reproduktor jen málo součástí, musíme je ovšem většinou vyrábět sami. Koš odpadá a je nahrazen plochým prstencem 1, který nese ve svém středu magnet a současně drží okraj membrány. 6. Vytočíme jej

možnosti, dávala motorku tak značný výkon, že bohatě stačil pro pohon desetideskového měniče. Avšak i mezera 0,75 milimetru, do níž by tedy podle lidového přirovnání bylo lze strčit prst, vyhověla pro obyčejný přehrávací motorek. — Čím větší natočení drážek, tím snazší rozběh. Motorek s drážkami souběžnými s osou se neochotně rozbíhá a libuje si pracovat jako rozptylový transformátor nakrátko. — Hotový motorek někdy bručí. Ne postačí-li důkladně utažení ani prolakování hotového jádra, zkusíme ponechat malou mezeru buď v jádru cívky, nebo mezi krajemi statorové části. Vytvoříme ji nejsnáze vložením papíru nebo mosazné folie, jež je účinek, jako závitu nakrátko, rovněž přispívá k utlumení bručení. Papír nebo folii vkládáme mezi půlkou rotoru do dutiny cívky.

Konec žárovek?

Ve Spojených státech používají k osvětlování stále častěji studeného světla výbojek, podobných našim neonům, jen upravených pro napájení ze st. sítě o napětí 115 V, jež je v USA normováno. Z trubek sestavují výrobci ozdobná svítidla závěsná, stolní i jiná. Předností nového způsobu je předně světlo bílé barvy, blízké světu dennímu, dále podstatně větší účinnost, takže těhož osvětlení lze dosáhnout při spotřebě podstatně menší, a konečně okolnost, že týž světelný tok vychází z plochy mnohem větší, takže její jas je menší a možnost oslnění rovněž. Jistý obchod nabízí v časopise Radio News stolní lampu s podélným svítidlem přizpůsobeným základnímu tvaru trubice, za 5,95 dol. Spotřeba pro dobré osvětlení je 15 wattů. Až se i nás přímysl dostane k výrobě těchto novodobých světelných zdrojů, pro něž pohotoví tváři jazyka mají už výstižné a zvučné slovo zářivka, bude to patrně počátek konce žárovek, jež je světelná transformace je zatížena značnými ztrátami tepelnými.

z duralového plechu 5 mm silného o průměru asi 100 mm. Po vytvoření vyřežeme luppenkovou pilkou střed tak, že zbudou jen tři ramena 10 mm široká. Stejně vytvoříme i výběžky pro uchycení reproduktoru. Po vyvrácení otvorů a vyřezání závitů M2 je nosná část hotova.

Nyní magnet. Ten se skládá ze čtyř hranolků ze slitiny Alnico o rozměrech asi $8 \times 9 \times 11,5$ mm 5 a dvou příložek, horní 2 a dolní 3, vytvořených z měkkého železa. Trn 4 má průměr 10 mm a je provrtán a opatřen závitem M 2,6. Příložky jsou staženy čtyřmi šrouby M 2,6 a celek je s trnem šroubem M 2,6 připevněn k nosné části 1. Shora je do trnu zašroubován sloupek 9, který nese pertinaxovou destičku 10 se dvěma nýtovacími očky pro připájení vývodů kmitací cívky.

Kmitačka 7 se pohybuje ve vzduchové mezeře šířky 0,8 mm a je vyrobena běžným způsobem na papírový prstenec výšky asi 15 mm se dvěma vrstvami drátu průměru 0,12 mm smalt o šířce 3 mm. Membránu 6 dostaneme běžně koupit u větších obchodníků s potřebami pro amatéry a kmitačku do ní zlepíme dobrým celuloidovým lakem.

Při montáži nejprve upevníme magnet na nosný prstenec, pak vsuneme kmitačku do vzduchové mezery a z vnitřku ji uklínujeme proužky papíru. Pak převlékeme svrchu membránu (opatrne, aby chom kmitačku nesesunuli dolů), připevníme okraj membrány kruhem 8 a styčné místo kmitačky a membrány dokonale spojíme celuloidovým lakem. Po zaschnutí vvedeme konce kmitačky ke spájecím očkům a reproduktor můžeme vyzkoušet. Kruh 8 dává možnost kmitačku v mezeře dodelečně vyrovnat.

Reproduktoře nezapomeňme opatřit „košilkou“ z tenkého, hustého plátna, kterou přetáhneme zpředu a vzadu nad pertinaxovou destičkou s vývody svážeme.

Výstupní transformátor pro RV12P2000, zapojenou jako trioda (s nf zpětnou vazbou ze sekundáru, viz RA 1/1947 „Lidový superhet“). Na jádře 16×16 mm s okénkem 2 cm^2 je navinuto 3750 závitů drátu průměru 0,08 mm smalt. Sekundár: 56 závitů drátu průměru 0,7 mm, plechy střídavě skládány.

Poznámka: Hranolky ze slitiny Alnico budou asi největší potíží. Sám jsem je



výkres součástí reproduktoru, vesměs z hliníkového plechu a drobných železných částí. Součásti miniaturního reproduktoru, který se vejde do dlaně.

našel v leteckých výrobcích součástek. Méně šťastní amatéři si snad vypomohou vybroušenými úlomky magnetu z malých kroužků dynam. reproduktoru, nebo pod. Magnet je zapotřebí zmagnetovat po sestavení, což se dá nejsnázse provést v odborném závodě, nebo ovinutím magnetu asi 50 až 200 závitů asi 1 až 2 milimetry silného drátu, a několikrát krátkým připojením na silný akumulátor.

Oscilátor L-C jako dělič kmitočtu

S úkolem, dělit danou frekvenci, se takává se amatér nejčastěji při stavbě tak zv. vysílačů normálních kmitočtů, kterých používáme při cejchování přijimačů a měřicích přístrojů. Dosud se k tomuto účelu používalo různě zapojených RC oscilátorů s obvody R-C, t. j. multivibrátorů (viz RA 42, č. 1 — O vysílačích normálních kmitočtů). Multivibrátorů mají však nepříjemnou vlastnost: jsou velmi choulstivé na nastavení a potřebují pro každý stupeň dělení dvě elektronky (nebo elek-

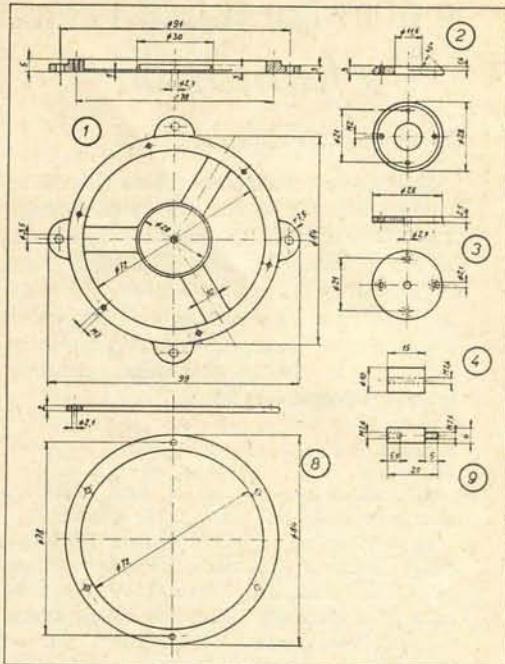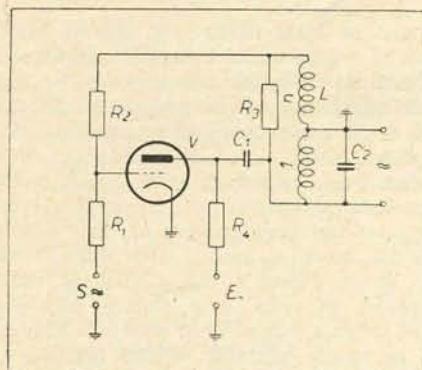
Zapojení oscilátoru pro dělení kmitočtů. Seznam součástí: Odpory: R1 - viz text, R2 - 50 k Ω , R3 - 500 k Ω , R4 - 50 k Ω . — Kondenzátory: C1 - 0,1 μF bezindukční, C2 - 50 až 10 000 pF (podle použité frekvence). — Elektronka: AC2, EC2, EBC3, 6J5, 6C5, 6L5, 6N7, 6NS7, 6J6.



tronku dvojitou). Obě tyto nevýhody odstraňuje nový dělič frekvence, který využívá laboratoře firmy RCA a který popsal Ernest Norrman v říjnovém čísle (1946) časopisu Waves and Electrons.

Zapojení přístroje vidíte na obrázku: je to obyčejný oscilátor LC s laděným obvodem v anodě a se zpětnou vazbou, zavedenou do mřížky. Na mřížku elektronky se současně přivádí původní kmitočet (přes odpory R1) a ten synchronuje v širokých mezích kmitočet děliče. Tajemství tohoto zapojení spočívá v tom, že velmi těsně vázané zpětnovazební vinutí má několikanásobný počet závitů než vinutí ladící, takže kmitočet oscilátoru — je-li obvod L-C2 alespoň přibližně nastaven na žádanou subharmonickou — je „strháván“ frekvencí řidicích kmitů. Toto zařízení je velmi účinné: Ještě při desetinásobném dělení, t. j. osciluje-li dělič na frekvenci 10krát menší než kmitočet řidicí, můžeme ladící obvod rozladit až o $\pm 7\%$, aniž se změní kmitočet. Nejpříznivější hodnoty však nalezneme při dělení pěti až šesti, kdy stabilisace je dokonce 22 %. Při návrhu a stavbě musíme dát pozor na to, že dělíme-li základní frekvence sudým číslem, potřebujeme poněkud větší synchronující napětí než při lichém dělení. Musíme proto zvětšit počet zpětnovazebních závitů — v praxi se ukázal pro liché subharmonické nejlepší poměr 1:n (počet závitů ladící cívky ke zpětnovazební) v mezích 1:1,5 až 2, a pro sudé subharmonické 1:3 až 4. To, co bylo řečeno o počtu závitů vazební cívky, platí i pro velikost odporu R1; pro lichá dělení je nejvhodnější 0,3 až 0,5 M Ω , pro sudá mezi 0,7 až 1,2 M Ω . Žádná z těchto hodnot však není kritická a můžeme ji skoro bez vlivu na výsledek změnit faktorem 2. Rovněž pří není zapojení citlivé na elektronky. Můžeme použít každé triody s malým zesilovacím činitelem (10 až 30) jako jsou evropské AC2, EBC3 a americká 6J5. Použijeme-li dvojitě triody (na př. 6SN7), můžeme jedinou elektronkou dělit základní kmitočet až 100krát, což je výsledek vzhledem k jednoduchosti zapojení skutečně pozoruhodný.

O. Horna.

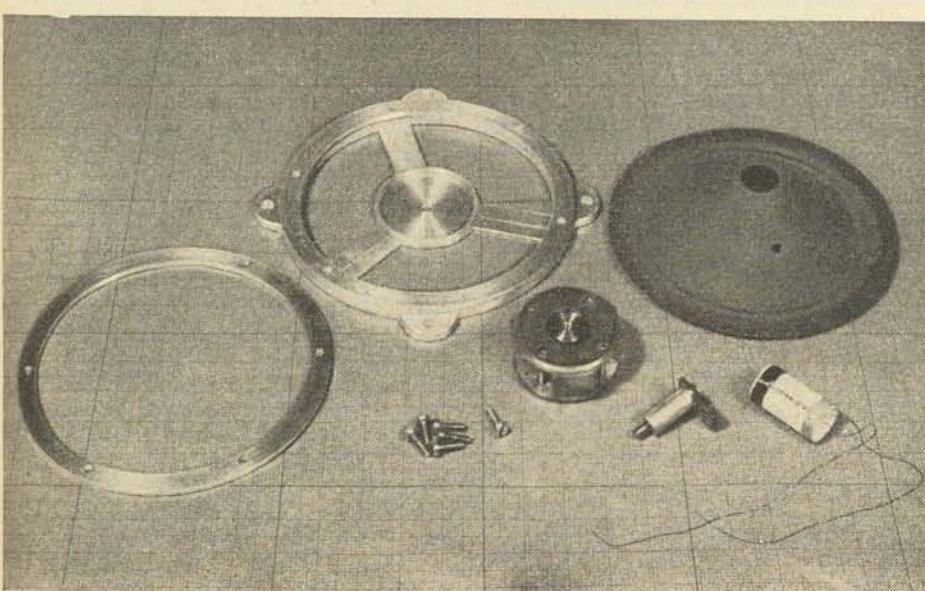

O HUDBĚ, O JEJÍCH TVŮRCÍCH A O VĚCECH KOLEM NICH s humorom

Beethoven a nespokojené horný.

Stěžovali si „bakaláři svobodných umění náhorních“, jak je často tituloval zeskulý Karel Burian, vídeňskému mistru na to, že jim v „Eroice“ napsal příliš těžký part, a vytýkali mu, že valně nepřemýšlel o jeho hratelnosti. Beethoven je rázně odbyl: „A to vy se domníváte, když komponují symfonii, že myslím na nějakého připitomělého valdhornistu?“

Brahms a Bruckner

Žili spolu ve Vídni a byli rivalové. Bruckner stál pokorně před zjevem Richarda Wagnera, „mistra mistrů“, jak mu říkal, Brahms skladatele „Ringu“ odmítal. Ctitelé Brahmsovi zasměšňovali brucknerovce a stoupenci Wagnera a Brucknera nemohli zase vystát „brahmín“, jak se říkalo nadšeným posluchačům hamburského rodáka. Při náhodných setkáních ve společnosti se Brahm s Brucknerem sice pozdravili, ale šli nevšímavě kolem sebe. Jednou kdosi z mála rozumných lidí, jenž miloval velkou láskou oba mistry, svedl je dohromady v tiché vídeňské restauraci, aby se při společném posezení přece sblížili. Ale bylo to beznadějně. Rozhovor nemohl kupředu a ozvala-li se jedna z protivníků stran, druhá odpověděla jen lakovickým: „Ano“ nebo „Ne“. Protichůdnost povah byla zjevně zaříznuta hluboko do lidského ustrojení. Až najednou! Brahms si diskretně něco šeptal s vrchním. Když mu přinesli jeho nejoblíbenější jídlo, vrchovatý talíř uzeného se zelím, rozzářily se dobráckému Brucknerovi oči a poznámenal s úsměvem k citově tajícímu Brahmsovi: „Konečně něco, v čem se naprostě shodujeme!“

O Antonínu Dvořákovi a lokomotivách,
o Sukovi a o nočním povídání

Antonín Dvořák byl velkým obdivovatelem lokomotiv a zajímal se o všechno, co souviselo se železnicí. U Emanuela Chvály, známého hudebního kritika a povoláním vrchního inspektora drah, podrobil se jednou v žertu dopravní zkoušce a skvěle v ní obstál. Rád chodil na nádraží a bavil se tam se strojvůdcí. Znal čísla všech pražských lokomotiv. Za hezkých dní vysedával na stráni nad vinohradským tunelem a pozoroval na rozjezd k Vršovicům a ke Smíchovu po celé hodiny železniční provoz. Mluvil i psal v dopisech nadšeně a parním stroji. Je znám jeho výrok: „Všechny svoje symfonie bych dal za to, kdybych byl vymyslel lokomotivu!“

Josef Suk měl pro tuto zálibu se svým slavným tchánem nejeden trápení. Když ještě jako nastávající ženich a mladý člen Českého kvarteta vrátil se v jeho úspěšných počátcích jednou z Vídni a přišel na návštěvu ke své Otilce, překvapil ho Dvořák otázkou: „Tak jakou jste měli cestu?“ Suk uctivě odpověděl: „Děkuji, pane doktore, dobrou.“ Dvořák pokračoval: „A jakou vám dali lokomotivu?“ Suk poznámenal s nevinnou nevědomostí: „Ale pěknou,

pěknou . . .“ Dvořák se táhal zachmuřeně: „Pěknou? A jaké měla číslo?“ Suk nevěděl. Dvořák se rozlobil: „Já se vám opravdu divím, Suku! Jste přece inteligentní člověk a nevite při cestě po železnici ani to, jaké má lokomotiva číslo. Vždyť ta cesta nemá potom vlastně žádný smysl!“ Nešťastný kvartetista chtěl něco říci na svou obranu, ale Otilka výmluvně mrkala, aby mlčel. A domlouvala mu o samotě: „Musíš tatínkovi v tom vyhovět. To je jeho velká záliba.“ Příležitost k reha-



„Pst, tiše. Tatínek řídí Českou filharmonii.“

bilitaci se měla naskyttnout Sukovi brzy. Zase se vrátilo České kvarteto z úspěšného zájezdu do ciziny, ale rozradostnění kvartetisté tak pospíchali do pražských ulic, že Suk si na svou povinnost vzpomněl teprve před nádražím. Najednou zabědoval: „Pro Krista Pána, vždyť já se zapomněl podívat na číslo lokomotivy!“ A rozběhl se do nádražní dvorany, odtud na nástupiště, kde na štěstí souprava ještě stála. Vlak byl dlouhatánský a Suk ubíhal od zadu kupředu, seč mu nohy stačily, aby mu snad zatím s lokomotivou neodjeli. Konečně se uřícen zastavil, vytáhl notýsek a opsal si číslo. Pro jistotu si je po naznamenání zkontroloval. Tentokrát šel k Dvořákovým sebevědomě. Když konečně našel očekávaný okamžik a Dvořák se zepjal, jakou měl vlak lokomotivu, Suk se významně podíval na Otilku (co mladá láska neudělá?), vytáhl vitézoslavně svůj zápisník a přečetl zapsané číslo. Dvořák si nato změřil Suku zdrcujícím pohledem a vykřikl: „Člověče nešťastná, to není lokomotiva, to je t e n d r!“

Krátké před svou svatbou, když již byl Suk u Dvořáku jako doma, byl jednou večer pozván, aby tam přespal. Šel tedy s Antonínem Dvořákem do jeho pokoje, odstřídal se, počkal, až Dvořák uleh, zhasl světlo, vklouzl pod peřinu a tiše přál: „Dobrou noc!“ — „Počkat!“ jadrně zahlaholil Dvořák. „Bude se povídat.“ — „Prosím, mistře.“ odvětil uctivě Suk a čekal. Dlouhá chvíle ticha. Konečně se Dvořák rozpoval: „Poslechněte, zpívá

ještě v Národním divadle ta Petzoldová Sittová?“ A Suk, vzpomínaje na pravou Smetanovu Vendulku a Blaženku, odpověděl: „Zpívá, mistře.“ Nato Dvořák: „Tak dobrou noc!“

„Proto je v nebi tak krásně, že tam není mudranců a pokrokářů, jen samá krásná muzika.“ (Na jeden rukopis Karla Buriana připsal Antonín Dvořák.)

Meze císařského majestátu

Dobrácký a svému „zeměpánu“ věrně oddaný Antonín Bruckner byl vyznamenán vysokým řádem a přijat Františkem Josefem I. v obvyklé audienci. Když po chvílkovém rozhovoru císař, který vyhradil geniálnímu skladateli byt v paláci Belvederu, se skromného varhaníka tázal, má-li nějaké přání, uslyšel prosbu, aby laskavý mocnář zakázal panu Hanslickovi odmitavé kritiky v „Neue Freie Presse“ o skladatelových symfoních. A Bruckner se velmi divil tomu, že to „císař pán“ nemůže zařídit.

Séf dvorní opery Gustav Mahler, mladší současný Antonína Brucknera, udělal s císařským majestátem jinou zkušenosť. Nějaké arcikněžátko si vzdumalo složit operu, ačkoli nemělo ani talent, ani hudební vzdělání. Dopadlo to ovšem podle toho. Mahler zadanou operu vrátil. Kdyby měla být provedena, byl by ji musel jako séf opery sám dirigovat, neboť svěřit ji podřízenému kapelníku znamenalo vyslovit jasný soud o hodnotě díla. U dvora byl poprask. Po několika dnech přišel do divadelní kancléře nejvyšší hofmistr, aby oznámil Mahlerovi, že se opera musí dávat a významně dodal: „Přeje si to císař pán.“ Mahler se nedal zmást a klidně odpověděl: „To se tedy nedá n i c dělat, opera se dávat bude, jen nezapomeňte, prosím vás, vyřídit císaři pánu, že si jí m u s í sám dirigovat!“

Etiketa v proměně časů

(Mládeži do šestnácti let nepřístupno.)

Před velkými tohoto světa malí najednou upadají do rozpaky a vznikají z toho historky, které činí život veselým, ovšem za nezbytného předpokladu, že ti velcí dovedou různá opomenutí přehlédnout, majíce smysl pro humor. Stalo se v devatenáctém století, že přišla do Prahy jakási venkovská deputace, aby požádala knížete Lobkovic, maršálka tehdejšího snemu království Českého, o podporu při nějaké zádosti, jež právě měla být ve sněmovnách zasedáních projednávána. Lobkovic podporu očotně přislibil, ale poradil deputaci ze zdrojůložností a formálních důvodů, aby šla svou prosbu osobně přednést i druhému hodnostáři v čestném pořadí země, knížeti Auerspergoví, nejvyššímu korouhevniku království českého. Hlava se začala deputaci nad tímto vznešeným titulem. Když zadateli byli na druhý den uvedeni ke knížeti Auerspergoví, mluvčí deputace najednou ztratil všechnu kuráž a s ní i paměť, zabreptal se a vyrazil ze sebe oslovení: „Panu nejvyšší!“ Delegáti zůstali, jako když do nich hrom uhodí. Ale napjatou situaci uvolnil kníže Auersperg vlnidným pokynem hlavy a elegicky naladěným povzdechem: „Ach, ano, také jsem býval, ale tu funkci jsem již postoupil svému synovi.“

Josef Suk měval ve šlechtických salo-
nech přílišnou úctu a bázeň, poděděnou
snad po selských předcích. Když České
kvarteto bylo po prvé uvedeno ke kněžně
Metternichové, Suk šel jako ve snách a
věrně napodobil ve všem svého zkušeněj-
šího a kurážnějšího přítele Hoffmanna,
primaria kvarteta. Kvartetisté se představovali.
Primarius s hlubokou úklonou polibil
kněžně ruku a řekl: „Hoffmann“. Sekun-
distu Suk učinil totéž a opakoval rovněž:
„Hoffmann“. Kněžně zazářily oči: „Ach,
pánové jsou bratři!“ Gordický uzel roz-
paku roztaž robustní violista Oskar Ne-
dbal, který pohotově a nebojácně prohlásil,
polibiv před tím kněžně ruku: „Ale on je
trouba! Vždyť on se jmenuje Suk!“

Také finský skladatel Jean Sibelius se
za svého mladického pobytu ve Vídni utkal
s dvorskou etiketou v nenadálé bitvě
a byl v ní na hlavu poražen. Byl pozván
na soáré pořádané na počest kněžny
z Reussů, sestřenice Viléma II., a v jedné
chvíli, kdy se vznešený host zastavil, aby
milostivě přijímal hold pozvaných celebrit,
nabídl cizince dvorné židli. To ovšem bylo
nejstrašnější provinění proti zachovávanému
ceremonielu vůbec, neboť Sibelius ne-
byl dosud představen. Z jednoho rohu
místnosti zoufale se vyřítil k mladému finskému
skladateli Axel Forstén, jediný jeho krajan mezi sezvanými hostmi, a vlekly
jej do sousedního pokoje, aby mu vyložil,
celý bez sebe hrůzou, co strašlivého spá-
chal. Jak se časy mění! Kdo by si dnes
zpomněl na kněžnu z Reussů, kdyby byl
Jean Sibelius se tehdy vyznal v etiketě?
Ani do anekdotického péče-měle v našem
„Radioamatér“ by se nedostala!

O několika dirigentech

V Hamburku dirigoval ve svých muž-
ných letech Richard Strauss na filharmonickém koncertě. V pauze k němu přišel
do umělecké šatny staričký dr. Carl Muck,
který s Hansem Richtrem po desíti let vedl
slavnostní hry v Bayreuthu a byl počítán
k nejlepším dirigentům světa. Nepředstava-
val se, protože toho nebylo potřebí, po-
dal zjevně potěšenému Straussovi uznale
ruku a řekl, pln obdivu: „Poslechněte, vy
musíte být hrozný sprosták! Ti
hrají krásně!“

Když Arturo Toscanini přišel před ně-
kolika desíti lety do prvek zkoušky v Metropolitní opeře v Novém Yorku, předsta-
vitelka hlavní úlohy na sebe nechala asi
hodinu čekat. Konečně přišla. Dirigent se
jí od svého pultu otázal, zda ji není han-
ba, zdržuje-li od jiné práce tolik svých
spolupracovníků. Zpěvačka se urazila a
rozkřikla se na Toscaninu, aby si nechal
své poznámky, ona že si to může dovolit,
že je — hvězda. Další odpověď Toscaniniho,
pronesená ve štavnaté italštině, přešla
do sbírky historických výroků: „Slečno,
hvězdy znám pouze na nebi, na jevišti
znám jenom umělce nebo prasata.“ Ježto
zpěvačka si rozšifrovala „porco“ ve femi-
ninu, dala výpověď.

Fritz Busch, vypuzený nacisty z Německa, seděl v útulné švýcarské hospůdce. Shodou okolností do téhož městečka a do téhož lokálu zavítal Toscanini. Byl někým při své krátkozrakosti na Busche upozorněn, ihned se k němu rozběhl, a nepředstaviv se, spustil: „Prosím vás, proč vám tak dobře zní tohle místo v Mozartově C-dur symfonii.“ A zapíval je. „Mně to nějak nevychází.“ Busch vzal se stolu papírový ubrousek, nalinkoval rychle partitu a při vpisování notových zápisů do linek fléten, hobojů, fagotů, lesních rohů atd. vykládal, co zasílaje a co nikoli, až najednou rázem chápající Toscanini povídá: „Podívejme se! Tak vy jste také dirigent, co má partituru opravdu v hlavě a nemává nad orchestrem jenom rukama!“

Umělci se děkují na podiu nebo před oponou

Všelijak reagují umělci na uznání já-
sajících sálů. Viděl jsem ve svém životě vel-
ké tvůrce, kteří se skláněli skoro v pokó-
fe, viděl jsem jiné, kteří byli jednou se-
bevědomí, jindy rozpačtí a někdy lhostej-
ní, a viděl jsem i takové, kteří byli naufa-
ní, ač často nebylo na co. Mnozí z oslav-
enců pohybovali rty a zjevně odpovídali
obecenstvu. Byla by to knížka zajímavých
výroků.

V sále pražské „Lucerny“ jsem se jed-
nou protlačil až ke Casalovi, který pravidelně úklonu doprovázel nějakým slův-
kem. A zaslechl jsem, že jeho rty opětovně šeptaly: „Gracias! Gracias!“ Česky:
Díky, díky!

Také Leoš Janáček po skvělém provedení
jednoho svého sboru pod řízením neza-
pomenutelného Ferdinanda Vacha ve Smetanově síní Obecného domu cosi vytrvale
promluval do obecenstva. I nastrážili na
koncertním podiu moravští učitelé své
hudební uši, až konečně zaslechli, že z úst
milovaného mistra vychází při každé nové
úkloně typicky pražské slůvko, modulované
krátkou lašskou výslovností: „Mau-
cta! Maucta! Maucta!“

Ale všechna tato poděkování překonal
původností svého projevu již dříve ze-
snulý tenorista Antonín Vávra, jehož „Da-
libor“ kdysi uchvátil Vídeň a dlouho
uchvacoval i Prahu. Platý tehdy u Národního
divadla nebyly valné, do ciziny Vávra
nechtěl a tak si usmyslil, že si přivydělá obchodem. Ježto byl umělec vpravdě
Bohem posvěcený a zítně tedy nenadaný,
chytil to za pravý konec: počal prodávat
kvasnice. A brzy na jednom představení,
když dvorný Dalibor vyváděl znova a
znova Miladu a Jitku před oponu, mohly
sestra purkrabí ploškovického a selské
děvče na statcích Daliborových slyšet, jak
pod dojemem vzdorného vystoupení před
sborem soudců krále Vladislava ještě do-
zvívá potlačená vzpoura českého rytíře
proti platným společenským rádům v tomto
logicky rozvitém, dramaticky stupňova-
ném a s trpkou chmurností pronášeném
souvěti: „Jo, plácat, to vy jo, na to vás
užije, ale kvasnice kupovat — to ne!“

Pro vaši diskotéku

Kvartetino, Václav Dobiáš,
1. věta: Allegro non troppo, 2. věta: Andante, 3. věta: Allegro. Hraje Českoslovanské kvarteto: Josef Peška, František Vohanka, Jaroslav Svoboda, František Smetana. Deska Ultraaphon. Objednací číslo G 14771.

Rozkošné dílko moderní české hudby. Čtenáři, nelekejte se jí! Tohlí je opravdu deska pro vás, která vás může uvést jak do světa moderny, tak trochu i do tajů kvartetní hudby. Vy totiž snad žijete v domnění, že moderní hudba je psána jen pro několik vyvolených, a ostatním lidem přirozeného hudebního chápání že se jenom vysmívá. To byste byli na velkém omylu. Vyskytli se ovšem v prvé čtvrti našeho převratného věku takoví mistři moderny, kteří neviděli jinou cestu než příkrou stezku osamocené, ale mnozí z nich sami poznali, že by tím hudba jako společenský jev byla nakonec úplně popřena, a že je tedy nutno vrátit se opět k lidem. Moderní hudba dneška hledá takový sdělovací projev, který by ji posluchači, majícímu otevřené uši a nezavřelé srdce, opravdu přibližoval, nikoli odcizoval.

Václav Dobiáš patří již k této generaci. Ani on, ani jeho přátele se jistě nechťejí vzdát velkých výbojů, dosažených právě modernou a jsoucích dnes již v širším povědomí, než se obyčejně připouští, ale myslí při tom na vás všechny, ať jste hudebně učení či neučení.

Kvartetino je miniaturní kvarteto a jeho tři věty se proto vejdou na jednu desku. Kdybyste se otázali, jak bych nazval první větu, řekl bych pravděpodobně: Volání života. Jsou v ní výrazně odstínné motivy, že se skoro podobají výzvám dne. Je-li prvá věta složena z úderů postupně se probouzející energie, druhá vás okouzlí zvukovou krásou. Housle ve svých trylcích jakoby napodobily ptačí hlas, v hlubokých pizzicotech violoncela se nám snad otvírá tajemný les a nad tím se vznáší krásná melodie violy. Z těchto tří skladebních složek vyrosté útěšný hymnus horních nástrojů, jen občas přerušený krátkými vzdechy. Pak přejdou pizzicata do houslí a znova jsou spojeny cvrlikající trylky s rozepívanou melodii — jako by nyní odněkud z dálí nám zazářily zvuky jara. Jen neradi se dáme vyrušit dvojím závěrečným drnknutím z této skoro pastorální náladu, kterou mohl vtělit v hudební tvar pouze velký milenec přírody. A poslední rychlá věta, kterou bych nadepsal: Veselí života, je plna jarého ruchu. Úsečné smyky houslí jsou rytmicky vtipně vyhrocovány pizzicaty hloubek a nakonec poskakují nejen smyčce, ale všechny vaše nervy, a společně se skladatelem spějete k veselému, jaksi dobré vytušenému závěru.

I hudební skladby mají své osudy. Václav Dobiáš kdysi stonal a napsal svoje „Kvartetino“ na nemocničním lůžku, rovnou z hlavy bez předchozho přehravání, aby udělal radost amatérskému sduření několika prostých milovníků hudby. Když poslouchám jeho skladbu v dobrém provedení Československého kvarteta, kde ovšem — jako vždycky na deskách — je zvučnější spodek než vršek, myslím si, že je to velký dar, když je někdo i ve své nemoci pln takového duševního elánu, a že tato muzikantská jarost by měla nakazit nejen nemocné, ale i zdravé!

V. Fiala



ZAJÍMAVÉ VLASTNOSTI SKLA PLEXI


Těsně před válkou objevil se u nás nový druh umělé hmoty — organické sklo plexi. Setkali jste se s ním, aniž jste si toho byli vědomi, protože se vzhledem podobá obyčejnému křemičitému sklu. Je právě tak čiré a dá se též dokonale vyleštít. Jen svou malou vahou se mohlo prozradit, neboť jeho specifická váha je přibližně poloviční (1,18 proti asi 2,6 g/cm³ u skla křemičitého). Našli byste je v oknech aut a letadel, v ochranných brýlích, kde se všude dobře uplatňuje jak malou vahou, tak hlavně tím, že se netříší, nýbrž při lomu se rozpadá v dosi velké kusy s tupými hranami. Našlo ovšem použití i v mnoha jiných případech, kde křehké a snadno rozbitné sklo se neosvědčilo, a stalo se tak velmi hledanou konstrukční látkou pro malou váhu, značnou pružnost a dobrou opracovatelnost.

Sklo plexi patří mezi synthetické umělé hmoty polymerisované. Z původních surovin této skupiny umělých hmot, t. j. vápna, uhlí a vody dostaváme se přes acetylen (výchozí látka pro výrobu na př. umělého kaučuku, známé buny) a acetón až k polymerům kyseliny akrylové, methakrylové a itakové. Tyto tak zv. polyakryláty slouží k výrobě laků, lepidel a též umělého (organického) skla plexi.

Některé fyzikální vlastnosti skla plexi jsou velmi zajímavé. Je výborným isolantem, jeho vnitřní odpor je řádu 10^{13} Ω a blíží se odporu ebonitu. Taktéž povrchový odpór je vysoký a lze jej snadno zelektrolyticky třením. Nehodí se tedy pro kryty ručkových měřicích přístrojů, neboť zelektrolytovaný kryt přitahuje lehkou ručku a údaje přístroje jsou pak nepřesné. Dielektrický ztrátový úhel je 0,02 až 0,06, t. j. asi stokrát větší než u trolitulu. Nehodí se tudíž pro vysokofrekvenční účely. Sklo plexi se dá také broušit opticky. Index lomu je asi 1,49 a světelná propustnost 90 až 99 procent. Vyrábějí se z něho zvětšovací skla, čočky a brýle z jednoho kusu (velmi lehké).

Vrypová tvrdost skla plexi je poměrně malá, 2 až 3 stupně podle Mohse, dá se proto snadno opracovat rezáním, vrtáním, soustružením, frézováním, broušením a

leštěním s použitím běžných nástrojů. Na proti tomu povrch se snadno poškodi poškrábáním a odřením, dá se však opět snadno leštěním uhladit. Sklo plexi nepřijímá prakticky vodu (ve 24 hodinách 0,17 %), neboří se a zachovává trvale své mechanické vlastnosti. Vzdoruje zředěním minerálním kyselinám, koncentrované kyselině solné, kyselině fluorovodíkové, zředěním i koncentrovaným zásadám, oleji a benzинu. Je hořlavé, nehoří však prudce.

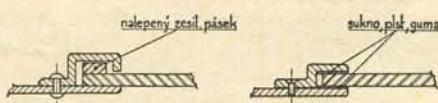

Způsob uložení skla plexi v rámu, který musí dovolovat značné rozpínání materiálu.

Hlavním „kamenem úrazu“ u skla plexi je jeho značně vysoký součinitel roztažnosti α , který je 0,00013 proti hliníku 0,000024 a kujnému železu s koeficientem roztažnosti 0,000012. To znamená prakticky, že kus skla plexi o délce 1 m se při ohřátí o 50° C prodlouží o 6,5 mm, tentýž kus hliníku jen o 1,2 mm a kujného železa pouze o 0,6 mm. Je proto nutno používat takových způsobů upevnění skla plexi, které dovolují volné jeho rozpínání a smršťování. Nesmíme proto používat šrouby nebo nýty pevně zasazených, ale nedoporučují se ani šrouby nebo nýty s vůlí. Jinak je nebezpečí, že tabule skla plexi praskne. Výhodné je použítí hliníkových liš profilu U a utěsnití je profilovou gumou nebo pistí (viz obrázek).

Tepelná pevnost, měřená podle Martense, je 56° C, což prakticky znamená, že sklo plexi při 60° až 70° C počíná ztrácti svou pevnost, která za normální teploty je poměrně vysoká (na příklad v tuhu asi 70 kg/cm², v ohýbu 1100 kg/cm²). Při 80° až 90° C je sklo plexi tak měkké, že tloušťky do 1 mm lze již tvarově zpracovat. Pro silnější materiál použijeme větších teplot až do 125° až 140° C, kdy sklo plexi asi po 20 minutách nabude poddajnosti měkké gumy. Ohřívá se bud v komorách teplým vzduchem nebo v 50%

Snímek dokládá, jak výlisky (uprostřed), vyrobené ve formách za tepla a tlaku z deskových tvarů (vlevo), vrátí se po ohřátí samovolně téměř přesně do původního tvaru (obrázky na pravé straně), i když měl výlisek tvar značně složitý.

roztoku bezvodého chlorkalcia ve vodě. Jde-li o formování jednoduchých tvarů, lze použít forem, upravených ze dřeva, plechu, sádry a podobně. K výrobě hlubších vypuklých tvarů užijeme plnostenné kovové matrice a patrice jako při lisování jiných umělých hmot. Tyto formy musí být v každém případě o 6 až 10 % větší, než žádaný výlisek.

Při lisování vyplňuje sklo plexi velmi dobré formu a potřebný tlak je značně menší než pro jiné umělé hmoty. Protože i lisovací teplota je nízká (80° až 140° C), je možno jednoduché výlisky pořídit snadno i v běžně zařízené dílně. Pozoruhodné je, že, ohřejeme-li výlisek znova na teplotu, při níž byl zhotoven, nabude opět původního tvaru (snímek). Tato přednost skla plexi zaručuje dokonalé jeho využití přepracování případných zmetků při výrobě.

Jinou význačnou vlastností skla plexi je, že se dá výborně lepit. K tomu účelu používá se speciálního lepidla plexigum, které se vyznačuje tím, že naleptává, resp. rozpoří sklo plexi a tím slepované části dokonale spojuje. Při lepení postupujeme tak, že obě lepené plochy nejprve slabě potřeme lepidlem plexigum a po několika minutách, když je povrh již dostatečně naleptán, je spojime, při čemž nutno dbát, aby nevznikly vzduchové bublinky. Mírný tlak a teplota 40° až 50° C zvyšuje pevnost spoje a urychlují proces. Slepene části smíme namáhati tahem až po několika dnech, kdy teprve nastane dokonalé jejich spojení. Také jiné materiály je možno spojovat se sklem plexi lepením, jako na př. dřevo, kov, textilní látky a guma.

Sklo plexi se vyrábí běžně v deskách a v tyčích obdélných i profilových. Za války je k nám dodávala jediná firma v Německu. Nyní je možno skla plexi získat podle nabídek ze Spojených států, z Francie a ze Švýcarska.

-iwb-

Kuchyně vysilačem

Vaření, pečení a smažení vý proudy, které jsme snad zatím pokládali jen za interesantní pokusy amerických výrobců bez velké praktické ceny, stalo se skutečností v tom okamžiku, kdy Raytheon Mfg. Corp. začala seriově vyrábět „sporáky“ tohoto druhu. Přístroj má název Radarange a jak efektní název naznačuje, používá se v něm zkoušenosti ze stavby a vývoje radarových souprav. Jako zdroj vý energie slouží 5 kW magnetron chlazený vodou, jehož energie jde vlnovodem do výhřevacího prostoru. Zde se mnohonásobně odrazí od kovových stěn a propeče vložené potraviny stejnoměrně se všech stran. Aby se zabránilo připálení, je do přístroje vestavěn samočinný časový vypínač, který po stanovené době sporáky vypne. Zařízení váží asi 50 kg a není o mnoho větší než obyčejná elektrická kuchynská kamna. Zdá se, že sen hospodyně se díky elektronice přec jen pomalu vyplní — v budoucnosti nebudou muset vnovat na vaření více než pět minut denně.

Doufajme jen, že svůj nový úděl nebudou muset zahájit kursem morseovky, a že jim nebude do vaření mluvit „Keser“. -rn-

Žeň z dotazů

Je čtvrtá mřížka triody-hexody ECH4 skutečně stínící mřížkou? Kam se připojuje třetí mřížka?

Ano, čtvrtá mřížka, spojená u běžných hexod s druhou, je mřížkou stínící. Zvětšuje strmost charakteristiky třetí mřížky a anody. Třetí mřížku spojujeme buď se zdrojem oscilátorového napěti (přímo s mřížkou oscilátoru), působí-li elektronka jako směšovač, nebo s kathodou, využíváme-li triodového a hexodového systému samostatně jako nf a mf zesilovačů.

Mohu spojit čtyřčlánkový akumulátor oceloniklový s napětím 4,8 V po dvou článcích paralelně, abych dostal napětí 2,4 V a větší amperodinovou kapacitu?

Ano, ale hned po spojení je třeba akumulátor nabijet, a za předpokladu, že všechny články jsou přibližně stejně dobré. Byl-li by jeden z nich vadný, nabijela by silnější dvojice slabší a soustava by měla menší wattodinovou kapacitu než při spojení do série. V takovém případě (jemuž se starší akumulátory vždy poněkud blíží) je účelně zůstat u spojení seriového a připojovat dvojice střídavě.

Nedopatréním jsem ponechal elektromagnetický voltmetr s rozsahem 300 V připojen šest hodin na síťové napětí. Potom už ručička nereagovala na napětí a zůstala trvale na nule.

Malé elektromagnetické voltmetry kapesního typu mají poměrně malý předřadný odpor, který není vyměněn na trvalý chod, protože by vyšel veliký a do schránky přístroje by se nevešel. Proto nesmí být tyto přístroje trvale připojeny na větší napětí, jinak se předřadný odpor přepálí. Je možné, že se přístroji samotnému nic nestalo. Můžete jej nahradit vhodným odporem hmotovým, velikost zjistíte zkouškou a porovnáním s jiným dobrým přístrojem. Jenom přístroje větší nebo rozváděčové s předřadným odporem správně vyměněným (a umístěným obvykle mimo přístroj), snesou připojení trvalé. Přístroje s otočnou cívkou a s usměrňovačem mají mnohonásobně menší spotřebu, u nich vychází výkon v předřadném odporu poměrně malý a snesou proto trvalé připojení i při malých odporech ve skřince přístroje. Pro srovnání: přístroj s otočnou cívkou s odporem 1000 ohmů na volt mění v předřadném odporu pro rozsah 300 V v teplo elektrický výkon 0,3 wattu. Hodinkový přístroj elektromagnetický se základním rozsahem 8 voltů/32 mA mění při rozsahu 300 V v teplo výkon 9,3 wattu. Na to ovšem malá cívka drátu nestačí.

Nevadí přijimači s rámovou antenou, je-li jeho skřínka plechová?

Vadí, neboť by v obvyklé úpravě tvořila magnetické stínění. Jen rám skříně by mohl být kovový, musí být však být přerušen, aby netvořil závit nakrátko. Větší kovové předměty uvnitř anteny (akumulátor, reproduktor, kostra přijimače a pod.) rovněž změní značnost.

Jak musím změnit ladící cívku, mám-li místo ladícího kond. 170 pF kapacitu 500 pF?

Količík zvětšíme kapacitu, količík musíme (pro týž nejmenší kmitočet) zmenšit indukčnost. Ta je přibližně přímo úměrná druhé mocnин počtu závitů. V daném případě jsme zvětšili kapacitu 2,94krát ($170 \times 2,94 = 500$), musíme tedy indukčnost količík zmenšit a počet závitů zmenšit

$\sqrt{2,94} = 1,71$ krát.

Stojí zmenšíme i ostatní uvnitř cívky na téměř rozsahu, tedy antenní, resp. anodové i vazební pro zpětnou vazbu.


Mám předválečný americký nf transformátor. Jak ho použít v moderní síťové dvoulampovce s EF6 a EL3?

Nejlépe tak, že jej — vynecháte. Starší nf transformátory, i zámořské, nedosahují zpravidla té jakosti, jakou dnes zádáme po vazbě, a jaké snadno dosáhneme s odpornou vazbou. Kromě toho mnohý starší transformátor trpí zkraty v závitech, a konečně nedohodí se tento způsob pro vazbu za vf pentodu, tedy elektronkou s velikým vnitřním odporem.

Jak přestavět bateriový superhet elektronkou řady D11 na síť?

Nedoporučujeme vyměňovat elektronky a vůbec provádět hlubší zásahy do přístroje. Nejvhodnější je ponechat přístroj v původní úpravě, anodovou baterii nahradit malým eliminátorem s napětím 120 V, dobře vyfiltrovaným, ke žhavení dále používat akumulátor oceloniklového, k jehož nabíjení si pořídíme dobíječ. Ten může být po případě trvale zapnut. Jen zkušený pracovník může si dovolit úpravu přístroje a sestavení napájecího přímo ze sítě. Schéma je v RA č. 3/1946, v návodu na superhet na baterie s elektronkami řady D21.

Z NAŠÍ POŠTY

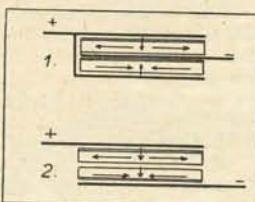

Jak
skládat
**KRYSTALOVÉ
DVOJICE**

Dovolte mi, abych Vás upozornil na chybu v popisu o skládání ohybového dvojčete v únorovém čísle RA, v článku, popisujícím krytalový mikrofon. Totiž Vám uvedený způsob složení krytalových destiček se týká ohybového dvojčete bez středního polepu, s polepy pouze postranními, což není výhodné už vzhledem na malou výslednou kapacitu takového dvojčete, která činí čtvrtinu dvojčete s třemi polepy (normálního). V posledním krytalovém dvojčeti musí krystaly po vyříznutí být slepeny v téže poloze, jak ležely v destičce. Za tím účelem Vám posílám náčrtek s označením závislosti funkce krystalu na směru proudu, resp. polaritě. Destičky a polepy musí být vždy tak sestaveny, aby jedna strana se prodlužovala a druhá zkracovala. Toho je možno dosáhnout dvojím způsobem: Buďto jsou obě destičky složeny stejným směrem (vzhledem k povrchu) a mezi nimi je polep, který je jedním pólem a oba vnější polepy jsou připojeny na druhý pól podle náčrtek č. 1. Pak má elektrické pole v obou destičkách opačný směr a také jejich deformace budou navzájem opačného smyslu. V tomto případě tvoří destičky dva kondensátory spojené paralelně.

U druhého způsobu (který popisujete) jest nutno střední polep vynechati a oba vnější polepy tvoří každý samostatný a jiný pól. V tom případě je nutno jednu s destiček obrátiti (povrchem), obr. č. 2, takže, ač má elektrické pole v obou destičkách stejný směr, prochází přece obrácenou destičkou (vzhledem k její původní poloze) obráceně.

Výřezy krytalových pásků jsou v článku nakresleny správně. Jen čtvercová dvojčata nutno řezati rovnoběžně s hranami destičky.

S přátelským pozdravem

RICHARD POLAME ML.,
Přerov, Komenského třída 16.

Amatéři budou ustupovat?

Ve zprávě o moskevských rozhlasových pořadech čteme zmínu o návrhu, aby pásma, přidělovaná amatérům, byla omezena, aby tak byly získány kmitočty pro další rozhlasové nebo jiné služby. Jakkoli nejsme oficiálními zástupci radioamatérů-vysílačů, přece nemůžeme zamlčet pocit, že zase jednou směřuje sila k nejmenšímu odporu. Amatéři mají pásma skrovna, a v různých státech ještě dál omezená; zisk, dosažitelný omezením těchto několika desítek kilocyklů, které amatérům zůstávají, bude stěží významný. Bude to však bolestný projev nepochopení pro práci někdejších pionýrů, jimž patří zásluha za objev použitelnosti krátkých vln. Nezbude asi, než nynější koncové elektronky nastrkat do nf zesilovačů a shánět si místo nich reflexní klystron, aby bylo s čím pracovat, až budou amatéři „odškodněni“ pásmu v oblastech nad 100 Mc. A prokáže-li znova, že i tyto kmitočty se hodí pro dálková spojení, snad jim pomůže aspoň to, že mezi 300 a 3000 Mc se vejde stokrát více vysílačů, než mezi 3 až 30 Mc.

Poznámka k „žhavicím“ kondensátorům

St. Červený z knihtiskárny Orbis ozval se jako první čtenář článku v předešlém čísle s připomínkou zjevu, který v souvislosti s tímto námětem pozoroval. U přístroje, jehož elektronky byly žhaveny přes kondensátor, pozoroval na kontrolním ampérmetru značné stoupnutí proudu, kdykoliv zavlkal vidličkou v zásuvce, která měla nedokonalý dotyk. Zjev příčital umělému zvětšení kmitočtu, souvisí však s tím, že přechodný zjev s nárazovým proudem se opakuje, a jestliže při opětovném připojení napětí směřovalo proti polaritě náboje, který byl na kondensátoru zůstaven, nastal náraz zesílený. Tím je také vysvětleno, proč se opětovným škrtním tak snadno přepálí žárovky, napájené přes kondensátor. — Další dva čtenáři upozornili na chybu desetinné čárky ve výpočtu nárazu proudu: místo 52 ampérů má být správně jen 5,2 A. — M. Mařík připomíná, že pravděpodobnost zapnutí v maximu napětí není dána jen průběhem křivky napětí, nýbrž je podstatně větší, neboť spinač se pohybuje poměrně pomalu a v maximu napětí nastane přeskok, který určí okamžik připojení. To má za následek, že sice vymizí (za předpokladu fázového posunu proudu $\approx 90^\circ$) složka i_s , zato nárazová složka i_z se dostaví v největší hodnotě. Při opětovném rychlém zapínání a vypínání jsou z důvodu sčítání nábojů, který tu již byl uveden, poměry zvláště nepříznivé, a takovým způsobem bylo by lze přechodové zjevy převést v trvalou poruchu. Podobná věc může nastat i jinde: zapneme-li několikrát po sobě rozhlasový přístroj s neprůměrnou usměrňovací elektronkou a kondensátorem na vstupu filtru, tu její kathoda zůstává žhavá, avšak náboj na vstupním kondensátoru se rychle vybije. Opětovnými počátečními náboji pak snadno utavíme přívod od kathody.

NOVÉ KNIHY

Konečný cenik elektronek.

Dokladem zájmu o amatéry, o němž jsme v posledních dobách vyslechli mnohou zahořklou pochybnost, je přehled dat a zapojení elektronek na zdejším trhu, který ve dnech veletrhu vydal národní podnik Tesla. Má formát A5, s obsahem 34 stran a obsahuje elektronky řady A, D11, D21, D22, E1, E11, E21, U11, U21, V11 a několik speciálních. Zájemci

mohou o něj požádat národní podnik Tesla, Praha II, Karlovo nám. 7. Nám pak napříště odpadá nezbytnost poslat svým přátelům i data běžných elektronek, jejichž podrobné údaje má uvedený ceník.

Seznam všech světových elektronek.

Vademecum elektronek 1947, sestavil P. H. Brans, české vydání připravil Otakar Horna, vydala firma Šaffek a spol., Praha XI, Karlova 47, v lednu 1947. Formát 180×160 mm, 232 strany, 691 zapojení patek elektronek, cena vázaného výtisku 200 Kčs.

Prvním českým vydáním známého díla, které každoročně vychází v Antverpách, dal vydavatel našim radiotechnikům a zejména opravářům do rukou pomůcku, kterou již dlouho potřebovali. Amatéři ocení hlavně to, že kniha podává ucelený přehled dat amerických, anglických i ruských civilních i vojenských elektronek, nichž jsme neměli během války spolehlivých zpráv a jejichž charakteristiky mají doposud roztroušené po časopisech a příležitostných publikacích. Stejně uvítají úplná a podrobná data německých a italských vojenských elektronek, kterých se u nás dosud hojně používá. Opraváři, kteří dnes opravují přístroje různého původu s elektronkami, které jsou u nás vzácné, naleznou v knize cenné poučení o tom, jak tyto elektronky nahradit typy, vyráběnými u nás.

Cena, která je na pohled značná (přesto však nižší než původní francouzského nevzázaného vydání) se jistě hlavně opravářům ve velmi krátké době zaplatí, protože ušetří mnoho času a marných pokusů. Radioamatérům pak doporučujeme, aby se pro náškup sdružili ve skupiny pro jeho zlevnění, a zejména, aby objednávku neodkládali, neboť náklad je poměrně malý. Zájemci z Moravy mohou se obrátit na zastoupení fy Šaffek, Brno, Kořistě 73.

OBSAHY ČASOPISU

KRÁTKÉ VLNY

Č. 3, březen 1947. — Superhet pro 56 Mc, MUC J. Staněk. — Malý přijimač-vysílač s vojenskými elektronkami. — Systém RST. — Zesilovač výkonu pro vysílač s elektronkou RL12P35. — Data elektronky LS50. — Samočinný přepinač příjem-vysílání. — Snížování napětí, pokr. — Nejprostší přijimač pro kmotcovou modulaci. — Hlídky.

SLABOPROUDÝ OBZOR

Č. 2, únor, 1947. — Vzpomínka na T. A. Edisona, Ing. Dr J. Strnad. — Televizní snímací elektronky akumulační, Ing. B. Holý. Rešení lineárních soustav proudových obvodů s použitím obvodových proudů, Ing. Dr Vladimír Hlavsa. — Germaniové usměrňovače. Použití odporových fotoelektrických článků PbS k měření rychle se měnících teplot. — Praktické využití isotopů. — Hlídky.

ELEKTROTECHNIK

Č. 1, leden 1941. — Vzpomínka na T. A. Edisona. — Nahrazování zastaralých elektronek, tabulky a popis, B. Klen. — Měření zemních odpอรtů v praxi, C. Macháček. — Nomogram pro výpočet síťových transformátorů.

ELEKTROTECHNICKÝ OBZOR

Č. 3-4, únor 1947. — Život a význam Thomase Alvy Edisona, prof. Ing. Dr J. Rezníček. — Osciloskop s obrazovkou na vysoké napětí čs. původu, prof. Dr Ing. Aleš Bláha. — Hlídky.

Č. 5, březen 1947. — Elektrotechnický průmysl ve dvouletém hospodářském plánu, Ing. K. Květ. — Nové vodiče a hmoty pro elektrotechnický průmysl, umělá vlákna, smalty a syntetické laky ve srovnání s olejovými, sklo, keramické hmoty, silikony, Ing. K. Köppel. — Hlídky.

MLADÝ TECHNIK

Nový měsíčník pro popularizaci techniky, vydává Mladá fronta, cena 8 Kčs, předplatné na půl roku 40 Kčs.

Č. 1, leden 1947. — O radaru. — Řez proudnicovým vozem Tatra 87. — Elektrická hlava. — Potrubní pošta. — Matematika v kostce. — Letadlo Shooting star hnané tryskou. — Praga-planter. — Větroň Kolja 402, návod ke stavbě. — Skřínka na nástroje. — Kruhový výfrezník. — Krystalka. — Elektrická sirka. — Citlivé chemické váhy.

ELECTRONIC ENGINEERING

Č. 229, březen 1947, Anglie. — Moderní laboratoř k měření vibrací, 1, Cogman. — Synchrodyn, nový druh přijímače pro amplitudové modul. signálů, D. G. Tucker. — Měříci souprava přenosových součinitelů, J. E. Bryden. — Šum elektronek a obvodů v zesilovačích s velkým ziskem, H. W. Shipton. — Návrh laděných transformátorů, 1, G. F. Clifford. — Soustava „Desym“ pro vzdálenou indikaci, E. B. Moss. — Skreslení v diodových detektorech, R. A. Lampert. — Kathodově vázáný zesilovač se stíněnými elektronkami.

GENERAL RADIO EXPERIMENTER

Č. 7, prosinec 1946. — O cívkách s železným jádrem, P. K. M. McElroy.

RADIO CRAFT

Č. 4, leden 1947, USA. — Lee De Forest, otec radiotechniky, H. Gernsback. — Jak byl vynalezen audion, Lee de Forest, Frank. E. Butler. — Jak se stavěly audiony, G. F. J. Tynel. — De Forest a námořnictvo, G. H. Clark. — Nejstarší radiofon. — První radiotechnická společnost, H. Gernsback. — První skutečný rozhlas, F. E. Butler. — De Forestovy radiotechnické objevy, F. Shunaman. — Stavba pokusného televizoru, R. Freeland. — Vysílání na světelném paprsku, R. H. Milburn. — Náhrada usměrňovacích elektronek selenovým usměrňovačem. — Kinematický analýzator, II, E. Aisberg. — Vysílač středního výkonu, R. L. Parmenter. — Osciloskop opravářským nástrojem, S. Prensky, J. Jacobsen. — Prosté elektronické varhany, H. Conroy. — Zásady stavby anteny, I. Queen. — Dnešní televise, VIII, obrazový zesilovač s hlediska věrnosti, M. S. Kiver. — Oprava skřinek, H. A. Niskerson. — Prostý metronom, A. Montani.

RADIO NEWS

Č. 6, prosinec 1946, USA. — Neobvyklý telefonní vysílač tovární výroby. — Vysílač s výkonem 75 W v desetičné krychlového metru, W. T. Kawai. — Zesilování zvuku modulací zvukového proudu, J. McQuay. — Pomocný vysílač, řízený krystalem, H. G. Johnson. — Elektronika v gumárenské výrobě, W. G. Routh. — Návrh autotransformátoru, R. L. Parmenter. — Prostý generátor obdélných vln, J. C. Hoadley. — Amatérské zařízení pro mžikové snímky s osvětlovací výbojkou, L. M. Dezettel.

Č. 1, leden 1947, USA. — Létání řízené radiem. — Nový způsob vyloučení kmitočtové modulace u oscilátorů, A. E. Hayes. — Amatérský vysílač pro 2 m vlnové délky s výkonem 1 kW, G. H. Floyd, H. D. Wells. — Pokusný oscilátor pro vvf, C. W. Roeschke. — Nový hledač signálů pro všechny účely, Sheppard Litt. — Nový samočinný elektrický klíč Elctroplex, J. T. Dixon. — Nový antenní systém pro 28 Mc, G. R. Rowe. — Použití krytalových diod, J. C. Hoadley. — Tónový generátor R-C na podstatě Wienova můstku, J. T. Goode. — Kruhový oscilátor pro vvf, T. Gootee. — Nové drobné měřidlo, R. P. Turner. — Amatérský elektronkový voltmetr, J. H. Carlisle.

LA TÉLÉVISION FRANÇAISE

Č. 22, únor 1947, Francie. — Elektromagnetické vychylování v televizi. — Stavba ze-

silovalců pro obraz, H. Piraux. — Poznámky k fotometrii a fotografii v televizi. — Uvedení do chodu a umístění obrazu ve studiu. — Velmi citlivý televizor s obrazovkou 36 cm. — Kvantová teorie elektromagnetických polí. — Elektronické zařízení pro udržování teploty a vlhkosti. — Rozdělení modulovaného výkonu u zesilovače. — Použití omezovače hlučku a preselektoru. — Přístroje k měření útlumu v přenosových linkách pro vvf, F. A. Muller, K. Zimmerman.

RADIO

Č. 9, listopad 1946, Polsko. — Rozvoj radiofonie a radiotechnického průmyslu, Ing. J. Borecki. — Ultrakrátké vlny, Vvěděnskij, Kaznačejev. — Rozvoj v radiolokaci, J. Ziolkowski. — Charakteristické hodnoty oscilátoru u superhetu. — Vojenské elektronky. — Návod na dvoulampovku pro oba proudy s RV12P2000.

RADIO WELT

Č. 1, leden 1947, Rakousko. — Radionavigace a měření vzdáleností, W. Nowotny. — Specifické charakteristiky proudů v moderní elektromedicině, 3, W. Duenbostel. — Rázový generátor s vakuovými elektronkami a vestavěným zesilovačem.

Č. 2, únor 1947, Rakousko. — Meze citlivosti elektronkových zesilovačů, K. Plankenstein. — Specif. vlastnosti el. proudu v elektromedicině, 4. pokr., W. Duenbostel. — Přímo zesilující trifilampovka. — Prostý můstek R-C.

RADIO SERVICE

Č. 37/38, leden - únor 1947, Švýcarsko. — Stojí televize však v původním výrobě, přede dveřmi? objektivní posudek i odsudek přejípat propagandy, H. Gernsback. — Přesné zesilování obdélných kmitů, J. Dürrwang. — Úvod do základů radiotechniky, W. Waldmeyer. — Filtry v nf technice, A. Baud. — Samočinné řízení pásm, J. Grob. — Oprava radiových přístrojů, F. Menzi. — Matematika pro radiotechniku, 10. pokrač., I. Gold. — Teorie filtrů, 15. pokračování, E. de Gruyter. — O panoramickém příjmu, G. Lohrman.

Řidi a za redakci odpovídá Ing. Miroslav Pacák

Tiskne a vydává ORBIS, tiskárna, nakladatelství a novinářská společnost akciová v Praze XII, Stalinova 46. Redakce a administrace tamtéž. Telefon 519-41*; 539-04; 539-06. Telegramy: Orbis-Praha.

„Radioamatér“, časopis pro radiotechniků a obory příbuzné, vychází 12krát ročně první středu v měsíci (změna vyhrazena). Cena jednoho výtisku Kčs 15,—, předplatné na celý rok Kčs 160,—, na půl roku Kčs 82,—, na čtvrt rok Kčs 42,—. Do ciziny k předplatnému poštovné; výši sdělí administrace na dotaz. Předplatné lze poukázati v platném lístku Poštovního sporitele, číslo účtu 10 017, název účtu Orbis-Praha XII, na složence uvedeného jména a úplnou adresu a sdělení: předplatné „Radioamatér“.

Prodajnice listu u Jugoslavii: „Orbis“, Beograd, Terazije 2.

Otisk v jakékoli podobě je povolen jen s přesným svolením vydavatele a s uvedením původu. — Nevyzadávané příspěvky vrácí redakce, jen byla-li přiložena frankovaná obálka se zpětnou adresou. — Za původnost a veškerá práva, ručí autoři příspěvků. — Otiskované články jsou připravovány a kontrolovány s největší pečí; autoři, redakce, ani vydavatel nepřijímají však odpovědnosti za eventuální následky jejich aplikace.

Křížek (+) označené texty zařadila admin.

Příští číslo vyjde 30. dubna 1947.

Redakční a insert. uzávěrka 16. dubna 1947.