

# RADIOAMATÉR

Časopis pro radiotechniku a obory příbuzné

5

Ročník XXVI • V Praze 30. dubna 1947

## OBSAH

Novinky a dojmy ze Švýcarska . . . . .	112
Bilance druhé světové války . . . . .	113
Jak se vyvíjel radar . . . . .	114
Těsnopis pro schemata . . . . .	116
Selektivní můstek Wheatstoneov . . . . .	116
Vlastnosti koncových stupňů . . . . .	118
Cejchovaný regulátor v anodovém obvodu . . . . .	120
Začátky čs. výroby elektronek . . . . .	120
Dvoulampovka na sif s el. řady E11	122
Z prací čtenářů . . . . .	125
Malé magnetické sluchátka . . . . .	126
Radioamatér v SSSR . . . . .	127
Cejchovaný vstupní zesilovač . . . . .	128
Náměty z USA . . . . .	130
Krátké vlny a předpověď počasí . . . . .	130
Odpověď z Ameriky . . . . .	131
Čtyrlampovka na baterie . . . . .	132
Pomočný vysilač s pevnými kmitočty	135
Nad novým seznamem čs. desek . . . . .	136
Pro vaši diskotékou . . . . .	137
Z redakce, Nové knihy, Obsahy časopisů . . . . .	138
Knižní příloha: Měření v radiotechnice, měřidla elektrodynamická, str. . . . .	89—96

## Chystáme pro vás

Tři prosté přístroje s elektronkami RV2,4P45. • Záznějový tónový generátor pro zkoušení nf části radiových přístrojů. • Stolní nůžky na plech. • Z teorie přenosek.

## Plánky k návodům v tomto čísle

Dvoulampovka na sif, spojovací a montážní plánek ve skutečné velikosti, náčrt zapojení cívkové soupravy a schema zapojení za 20 Kčs. • Čtyrlampovka na baterie, schema, spojovací plánek a data cívkové soupravy 25 Kčs. • Plánky posílá redakce Radioamatéra p ř i m o odběratelům za uvedené částky, připojené k objednávkám buď ve známkách nebo v bankovkách a zvětšené o 2 Kčs na výlohy se zasláním.

## Z obsahu předchozího čísla

Návody: Přenosná bateriová dvoulampovka. • Naslouchací přístroj pro nedoslychavé. • Dekádový ohmmetr. • Asynchronní motorek pro gramofon. • Malý elektrodynamický reproduktor. • Teorie: Výpočet anodové impedance v zesilovačích třídy C. • Poznámka k návrhu vibračního měniče. • Zjištění vlastního odporu miliampermétru. • Oscilátor L-C jako dělič kmitočtu.

**D**vojím způsobem je možno mlademu čtenáři škodit: bezvýhradnou chválu, a bezvýhradnou hanou. Jako všecko na světě, i on stojí kdesi mezi plus a minus. A proto jej ušetříme rozvádění věčné pravdy, že mládež je nadějí národa a zárukou lepší budoucnosti, i pessimisticckých průhledů do pedagogových zklamání, dnes bezpochyby hlubších než v dobách klidu, a spokojíme se s připomínkou zásad, jejichž péstování a tříbení pokládáme za hlavní povinnost odpovědného mladého muže dnešní doby. Protože i my jsme byli před lety nepříliš mnohými tak mladí, jako ti, k nimž se tu obracíme, nepředkládáme následující věci k úvaze s gestem mesiášským; tolik zkušenosti dal nám život, abychom' věděli, že cíle může být dosaženo z různých, někdy i opačných směrů, tak říkajíc metodou postupného přiblížování, a budeme plně spokojeni, venují-li mladí technikové aspoň část svého vnitřního a úsilí našim podnětům.

*Ars longa, vita brevis* — učení je dlouhé, život krátký. Z tohoto destilátu trvale pravidlosti nechť si naši budoucí kolegové odvodí poučení, že pro jejich vlastní prospěch, a skrče něj i pro užitek vlasti, je železně nutné, aby hleděli využít všech svých schopností a sil, životem dosud neotupených, ke vstřebání tolika užitečných vědomostí a dovedností, kolik jich jen mohou ve svém okolí ulovit. I nám starším, kteří jsme už překonalí základy školských trivií, leckdy se zatočí hlava nad nedoberným bohatstvím nových poznatků, které nám předkládá uplynulých šest let vývoje našeho oboru. Jen s cílevědomým nahromaděním vši odborné munice, s pečlivým výběrem zájmů, s potlačováním všechno, co ruší a oslabuje ducha, máme naději na dostížení náskoku, který má proti nám okolní svět. Snad to zni příliš učitelsky, je to však jediná vyhliadka pro mladého člověka, bude-li se řídit prostým příkazem: „Uč se!“

Výkonnost a nadbytek sil vede mladí často k povrchnosti. Zdá se mu zbytečným zdržovat se objektem, který jeho čípennost ovládá po vlastním úsudku dostatečně hluboko. Tento dojem klame. Základní plítké technického vědění jsou masivním a složitým ústrojím, jehož ovládnutí si žádá práce a hloubky i času. Technikovi není dopřáno spoléhat se jenom na intuici, ingenium nebo musy; jeho intelekt musí být pronímenut, či v elektrotechnické mluvě nabít právě technickými znalostmi do té míry, aby nemusel úporně hledat každý krok své cesty, nýbrž aby ruka, mnohonásobným opakováním vycvičená, sama sledovala správný směr, a duch nebyl poután elementy řemeslnými, nýbrž vyletal osvobozeně nad okrajové oblasti prozkoumávaných problémů. K tomu vede důkladnost ve studiu i v práci, i tam, kde je mnohý z dnešních mladých lidí shledává prostými a základními.

Chceme vás také poprosit, abyste si příliš nezdávali na tom, že jste mladí. Není to zásluha, ani zvláštní přednost; je to nejvýše omluva možných omylů. Lidem je osudem určeno, aby stáli; i na vás to čeká, a bylo by věru skličující perspektivou, kdybyste měli věřit, že svá

největší díla stvoříte v mládí. Smíme-li vám radit jako lidé, jejichž mladost každá patří minulosti, těšte se z mládí jako z období rozkvětu a rozvoje fyzických a duševních sil, využijte ho k připravě pro život, který setře mnoho ilusi, jež jsou vám zatím štědře prány, k akumulaci všeho, čím se můžete stát hodnotnými členy pospolitosti, těšte se z volnosti a bezstarostnosti tak, abyste na ni ve zralém věku mohli vzpomínat s radostí. I v mládí chtějte být především muži, jak je ličí Kiplingova básně „Když...“. President T. G. Masaryk, světlý vzor každého Čechoslováka, měl tuto hutnou spodobu pravého muže stále před očima.

Nejkrásnější ozdobou mládí a mužnosti je skromnost. Není, bohužel, ozdobou obvyklou; proto vám ji připomínáme. Na vaši cestě životem bylo zatím nemnoho pravých hodnot. A

## Mladým TECHNIKŮM

proto, když se domníváte, že jste nějakou odkryli, neodvraťte z tohoto důvodu hned všechny ostatní, neobviňujte ruku, která vám podala věc prostří a méně třpytnou, že je řízena obmyšlem a lakotností. Jsou dobré důvody, proč vám učitel ve škole i v dílně předkládají poznatky svým osvědčeným způsobem. Důvěřujte především jím; jsou to vaši nejbližší a nejodpovědnější přátele.

Je věk, v němž je přiměreno dát se vést, a než z něho vyrostete, je to věru bezpečnější než pokusy stavět rád na hlavu a věst se sám.

Katalysátorem, který zvětšuje účinnost mechanických zařízení, jsou látky, jež zmenšují tření. Podobným, téměř kouzelným fluidem mezi lidskými elementy každého společenství je zdvořilost. Je hřichem a ztrátou, není-li ji plně využíváno. Nejdokonalejší lokomotiva, auto, letadlo neurazilo by bez oleje snad ani metr. Práce v lidské společnosti se proto mnohdy vleče tak skřípavě a loudavě, že je oleje zdvořilosti příliš málo. Jak oblibená jsou silácká gesta, briskní příkazy, strohá nařízení, a jak vzácně je laskavé slovo, úsměv, uhlazenost, vlivnost a vzájemná úcta člověka k člověku. Zmocněte se této zbraně a uvidíte, oč snáze se vám půjde vpřed. Nebudete slušní jen tam, kde vám to přikazuje postavení, a drsní tam, kde se domníváte být navrchu. Nejhůř byste si ovšem škodili, kdybyste impertinenci zkoušeli na druzích v práci nebo na lidech starších. Spokojte se tu — jako už tollkrát — s argumentem stručným. I v styku s kolegy, a už ve školním věku, zavrhněte přílišnou familiérnost, zdánlivě mužnou obhroublost a vypínavost. Zvýkejte si s každým jednat tak, aby vás rád slyšel a viděl, a od samého počátku, ba téměř podvědomě, vám chtěl vyučovat. Dlouho byste čekali, než by vám věk a postavení dovolovaly nedbat těchto zásad, a i poté byste mnoho ztráceli, neboť je účelnější, i když ne vždy snažší, lidé přesvědčovat než je komandovat. Nepochybujeme — vaše přítelkyně by to jistě potvrdily — že když chcete, dokonale tímto uměním vládnete.


Je ještě zapotřebí uvádět, proč byly tyto rádky napsány? Jistě jste to uholí, vyslovme to však přece. Máme vás rádi. Spoleháme na vás.

Jiří Trnáček.

# NÁVŠTĚVOU V ZEMI ČERVENÉHO KŘÍZE
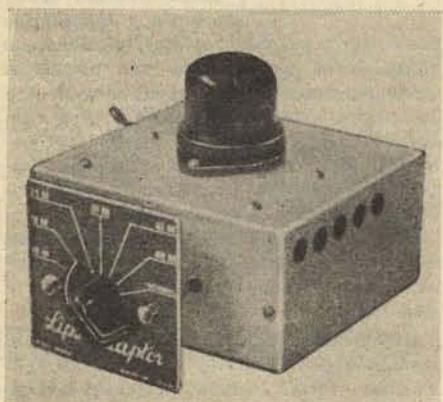
## Novinky a dojmy ze Švýcarska


Hlavně tři příčiny způsobují, že malý a přírodní bohatství nepřilší obdařený alpský stát připadá dnes návštěvníkům z ostatní Evropy jako země dívů. První je šest set let míru, který umožnil pokojný rozvoj schopnosti a techniky, a ušetřil Švýcarsku často se opakující ztráty hospodářské i na lidských životech. Druhým příznivým vlivem je rozvinutá tradice výroby mechanické, jejíž pečet důkladnosti, pečlivosti a důmyslu nese celá švýcarská technika. Konečně třetím významným činitelem je stálý a dosti mocný příliv devísi, který Švýcarsku opatřuje jeho hodinky, přístroje, léčiva a jiné výrobky. Za minulé vývoj techniky obou vzdělicích stran, a nejpochybně dokázali vytěžit z této možnosti největší prospěch. Proto vidíme na jejich



Švýcarský krátkovlnný adaptér nové úpravy: přepínačem se mění kmitočet oscilátoru tak, že spolu se signály, přijímanými neladěným vstupem adaptoru vytváří každě kv pásma kmitočty téměř po celém rozsahu středních (nebo dlouhých?) vln původního přijímače, kterým se pak také krátké vlny ladí. Přístroj tedy nejenom doplňuje starší přijímače krátkými vlnami, nýbrž současně dává tak zv. pásmové ladění, rozestřené po celém rozsahu. Podmínkou je patrně, aby v použité oblasti středních nebo dlouhých vln nebyl silný místní vysílač a aby původní přijímač byl na použitelném rozsahu dostatečně selektivní. Cena bez skřínky 140 šv. fr., t. j. asi 1630 Kčs.

výrobcích nejen příznačný finish a dokonalost, nýbrž i formy a novinky, které známe z katalogů amerických. Některé švýcarské výrobky (komunikační přijímač a přenoska) byly tu již vyobrazeny, jiné ponědáhl objevujeme na našem trhu, a několik dalších ukazují naše obrázky.

Kromě zboží domácího jsou na švýcarském trhu výrobky téměř z celého světa. Vedle amerických a anglických přístrojů a součástek je nejčetněji zastoupeno Švédsko, Dánsko, Holandsko, Itálie, ba i Maďarsko. Neviděli jsme tu zatím — a věříme, že je to za daného stavu nedostatek dočasný — přístroj československý. V zemi světoznámých výrobců Paillard a Thorens mají odborné závody na prodej americké přenosky a anglický měnič desek Garard. Na otázku, proč výrobce zesilovačů vystavuje a nabízí ještě zesilovače americké, dostali jsme odpověď: „Aby měl zákazník větší výběr.“ Ano, tak vážen je v této zemi zákazník, že je mu nabízeno všechno, co je hodnotné, ať je to výrobek

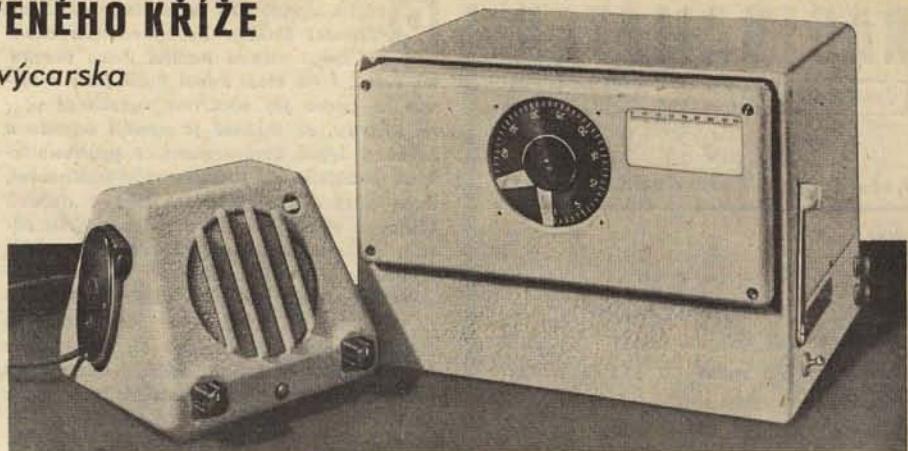


Stroj, který usnadní a zhospodáří písářskou práci v podnicích: diktafon pro záznam na ocelový drát. Přístroj váží 17 kg, má podle obrázku zcela civilní rozměry, dovoluje ne-přetržitý záznam 45 minut, se zvláštní kasetou drátu až 2 hodiny, samočinné řízení hlasitosti záznamu, výměna kasety s drátem trvá několik vteřin, přístroj pracuje nehlubně a spotřebuje asi 100 W. Vlevo stojí skřínka s reproduktorem i mikrofonom pro diktafisfo, po straně má spinač pro řízení chodu. V rukověti spinače je sluchátko pro diskretní poslech záznamu. Při opisování záznamu řídí sekretářka chod stroje pedálem, takže má volné ruce pro psaní. (Výrobek firmy Steiner v Bernu.)

vlastního závodu nebo konkurence. Problémy distribuce v této štastné zemi zřejmě nikoho netíží: mají tu kvetoucí obchod, a jsou spokojeni.

Je jasné, že nelze položit jen tak bez vědomí rovnítko mezi Švýcarsko a Československo, jaké je chceme mit, a to ani ve věcech obchodu a hospodářství. Je však stejně zjevné, že v mnohem můžeme získat poučení. Geopoliticky je v lecems nápadná podobnost mezi oběma státy, a měsíční výkazy našeho zahraničního obchodu dokládají, že Švýcarsko je z našich největších partnerů. Jde o to, abychom dokázali vyrábět a využívat levně, daleko stoupil podíl důmyslu a klesla polohu namáhané práce a materiálu v našich vývozních odvětvích, abychom se včas vyvinuli na úroveň, kterou zahraniční zákazníci zádají, a konečně, abychom vystihli to, čeho mají nedostatek (Švýcarsko nemá vlastní průmysl elektronický, železových jader pro člověka, naopak naše skúšenosti v tomto obooru nejsou nepatrné a mohou být prohloubeny).

V této souvislosti buď nám dovoleno připomenout jednu z podmínek rozvoje naší výroby: je to podpora dovozu hodnotných cizích výrobků pro srovnání a příklad. Nepokládáme za postačující, aby se dovážely jenom vzorky pro vývojové laboratoře a vzorkařské dílny. I nás zákazník musí mít možnost shledánout a ocenit kvalitní výrobky cizí. Jen tak vznikne dostatečně mocná pobídka pro všechny zdejší výrobce, aby se snažili dosáhnout největší úrovně a oprostili se od falešného názoru, že věci, vyrobené tak tak, jsou „dost dobré“. Toto má v konečných důsledcích význam nejenom pro občany zákazníky, nýbrž prostřednictvím hospodářského rozvoje i pro vývoj politický, sociální a pro brannost státu. Tyto okolnosti,

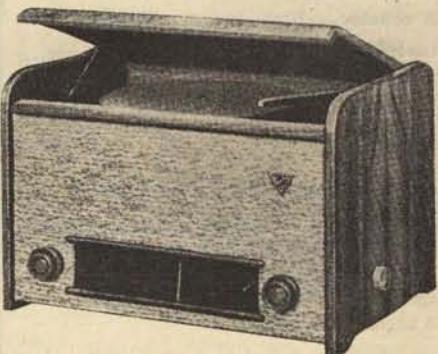


Ukázka poměrně jednoduché hudební skříně Biennophone s vestavěným přijímačem a gramofonem. Přijímač má stupnice s „minutovou“ ručkou pro snadné hledání na krátkých vlnách.

Cena 755 šv. fr., t. j. asi 8800 Kčs.

které snad není zapotřebí podrobně rozvádět a dokládat, měly by postačit k uvolnění těsnivých dovozních předpisů tak brzy, jak jen to bude možné.

A přece jsme v jednom obooru daleko než Švýcaři: je to radioamatérství, a to zatím zejména co do počtu a úrovně časopisecké. Přáli bychom si však, aby naši amatéři měli brzy aspoň takové možnosti stavební, jako mají Švýcaři.


Ota Kraus.

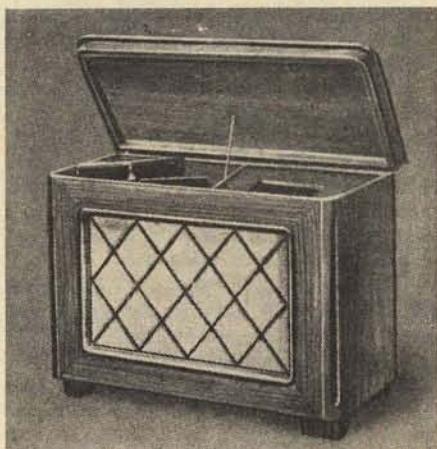

Paillardova hudební skříň se standardním tri-rozsařovým superhetem, dobře vypracovanou tónovou částí a gramofonovým měničem pro osm desek libovolného průměru v libovolném sledu, s možností opakování, přerušení, ručního ovládání, samočinného zastavení po poslední desce, s možností přestávky 1 až 5 minut. Cena 1885 šv. fr., t. j. asi 22 000 Kčs.
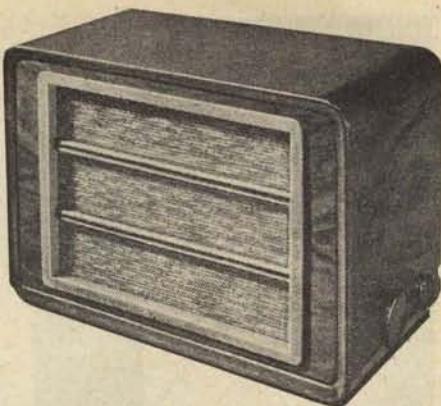
## Magnet proti krystalu

V Americe probíhá dosti rozhořčený boj mezi výrobci elektromagnetických (dynamických) a piezoelektrických přenosků. V poslední době se zdálo, že první opětne a s konečnou platností ovládly pole, ale jak je vidět z posledního inserátu firmy Shure, ani konstruktéři piezoelektrických přenosků nezáházejí. Jmenovaná firma uvedla na trh nový vzor krystalového přenosky, jejíž vlastnosti předstihují dosud všechno, co bylo v tomto oboru vytvořeno. Přenoska je schopna přímo promodulovat koncový stupeň, protože při frekvenci 1000 c/s dodává 4,2 V a při kmitotru 50 c/s dokonce 40 V střídavého napětí, čímž současně vyrovnává úbytek basu běžných desek. Přenoska se dodává buď s trvalou safirovou jehlou, nebo s výměnnými jehlami nylonovými, které se zvláště hodí pro amatérsky nahrané desky. Tlak na desku je 25 g. Frekvenční charakteristika jde od 1000 c/s skoro vodorovně až do 7 kc/s, kde



Toto je poválečný superhet Philips, dovážený do Švýcarska, standardní provedení s 2krát ECH21, EBL21, AZ21. Cena 485 šv. fr., t. j. asi 5700 Kčs. Chcete se pokusit uhnout, kde má tento přístroj stupnice? Není to snadné: přímému pozorování trvalo několik minut, než na dolní liště otvoru pro reproduktor odskryl nepatrny knoflík, po jehož stisknutí se dolní část látkou zakrytě plochy odklopila, takže tvorila vodorovný stolek, a za ní je obvyklá stupnice. Tento úpravy používá jmenovaný výrobce u řady svých přístrojů. Mimo to mají některé přístroje samičinné rozestření šesti krátkovlnných pásem (šestinásobný ladící kondensátor se zvláštními deskami), rozšířenou dynamiku (expander), vyrovnání citlivosti použitím přídavného rezonančního obvodu v oscilátoru (paddingová korekce), použití dvojčinného koncového stupně, při čemž heptodový díl ECH21 působí jako invertor a zesilovač.

## Spektrografie radiovými vlnami

Zajímavý objev byl učiněn při výzkumu centimetrových vln, používaných v nových radarových aparaturách firmy Westinghouse. Vědci, pracující v laboratoři jmenované firmy, zjistili, že ve vlnovodu, kterým byla přiváděna energie do antény, jsou absorbovány některé frekvence, což odpovídalo dosavadním teoriím této vodiče. Zjev podrobne zkoumali a zjistili, že příčina je v plném náplni vlnovodu. Každý plyn nebo látka v plném stavu pochycuje několik až několik desítek (u složitějších sloučenin) frekvencí v rozmezí 1,2 až 1,6 cm. Vlnové délky této absorbovaných frekvencí jsou stálé a charakteristické pro každý prvek a nezávisí na vnějších okolnostech. Podle této poznatku byl sestrojen první pokusný „radarový“ spektrograf. Několik laditelných klystronů, které souvisle překryjí dané pásmo, odevzdává svou vlnu energii s jednou strany do čtyřhranného vlnovodu, naplněného zkoumanou látkou. Na druhé straně je neladěný krystalový detektor s citlivým indikátorem (osiloskop se snaží zesilovacem), a kontrolním dutinovým vlnoměrem. Laděním klystronů se mění souvisle frekvence a na indikátoru a vlnoměru se zjišťují frekvence absorpcí. S pomocí této „spektrálních“ kmitotru se potom určí chemické složení zkoumané látky, podobně jako u dosavadních spektrografů světelných. Zjev, který dnes usilovně studuje celý štáb předních amerických odborníků, otevírá nové možnosti zkoumání nitrostomických zjevů a vyžádá si asi, jak obšírná zpráva naznačuje, značných korektur všech našich dosavadních fyzikálních teorií. (Podle Radio Craft, únor 1947.)

O. Horna.

Jeden ze švédských přijimačů Svensk Radio, dovážených do Švýcarska. Má šest amerických elektronek, vlny dlouhé, střední a pět rozestřených rozsahů krátkovlnných pásem, Thorensův měnič desek, cena 1685 šv. fr., t. j. 19 600 Kčs.

Jeden z četných švýcarských piezoelektrických výrobků: dotykový detektor pro registraci nejmenších pohybů libovolným směrem, ke zjišťování otřesů a pod. — Výrobek Stettler, Basilej, cena neudána.



strmě spadá, takže není v zesilovači zapotřebí filtrů pro šum. A cena? Ta by byla přijatelná i pro chudé amatéry československé — jen 6 dolarů.

-rn-

## Jak je to se schaffhausenkami?

Pisatel úvodního článku „Pomozme stavět tradici“ v předchozím čísle omlouvá se nejen čtenářům, které nechtě uvedl v omyl, nýbrž zejména švýcarským hodinářům. Namísto schaffhausenek, které tam byly uvedeny jako nedostihující protějšek hodinek švýcarských, měla být správně značka jiná, podobně švýcarský znějící, kterou však z ohledu na možné námítky výrobce raději už neuvedeme. Schaffhausenky jsou totiž švýcarský výrobek, a to nepochybě jeden ze sloupů tamní hodinářské tradice.

P.



## Bilance druhé světové války

V ženevské „Revue de Droit International“ podává přehled dosud zjištěných nákladů a ztrát minulé války Dr Antoine Sottile. Píše, že druhá světová válka stála lidstvo více než šest největších válek, jež ji předcházely: 375 miliard zlatých dolarů.

Ztráty, způsobené válečnými událostmi, loupením a ničením měst, hlavné nálety, nemají v historii příkladu. Podle odhadu odborníků činily tyto ztráty, způsobené válečnou destrukcí v Evropě, přes 5 bilionů šv. franků. Až do konce roku 1944 bylo v Evropě zničeno 23 600 000 obytných domů a 14 500 000 veřejných staveb a průmyslových podniků. Dále bylo zničeno přes 8700 km průplavů, přes 200 000 km železničních tratí, přes milion km silnic, viaduktů, tunelů přístavů a nádraží.

Ztráty na životech jsou ohromné a jakkoliv nejsou dosud přesně známy, lze si o nich z dosavadních úředních zpráv větších států udělat alespoň přibližnou představu. Podle výpočtu významných statistiků a úředních zpráv činily jen v Evropě do konce roku 1944 počet padlých přes 15 milionů.

Jen v koncentračním táboře v Majdaneku bylo povražděno přes 1 500 000 osob, v Osvětimi přes 4 000 000 a ostatních koncentračních tábořech v Německu přes tři miliony politických vězňů. Ve Lvově bylo povražděno 70 000 osob a v lvovském gettu bylo umučeno a pobito 133 000 židů. Za celou válku Němci povraždili přes šest milionů židů.

Celková strašlivá bilance druhé světové války je tato: přes 32 miliony mužů v nejlepším věku padlo na bojištích, 26 milionů lidí bylo povražděno v koncentračních táborech, 15 až 20 milionů žen, dětí a starců zahynulo při leteckém bombardování, 29 milionů osob bylo zraněno nebo zmrzačeno, 21 245 000 lidí přišlo o všechnem majetek a obydli bombardováním, asi 45 milionů lidí bylo evakuováno, deportováno nebo internováno, 30 milionů domů bylo zničeno, 150 milionů lidí zůstalo bez přístřešku a vystaveno hladu a epidemii, statisice lidí zemřelo následkem válečných útrap, přes milion osvobozených vězňů koncentračních táborů nenajdou ani své obydlí, ani rodiny. Tisice žen v celé Evropě mají děti od Němců, kterých jejen v Norsku 9000. Asi milion dětí přišlo o rodiče a milion rodin ztratilo děti.

To vše způsobila lidstvu válka. Dějiny ukazují, že od roku 1496 př. Kr. do roku 1939 po Kr., tedy v rozpětí 343 let, bylo neméně než 3164 válek místních i mezinárodních, a jen 270 let všeobecného míru, po kterém lidstvo marně touží. ip.

• Kulička na automobilové tyčové anténě není jen ozdobou. Omezuje sršení nebo nasávání elektřiny ze vzduchu a zmenšuje — podle zprávy z Radio Craft — velmi podstatně poruchy poslechu, které se tu někdy tak obtížně odstraňují.

• Jistá továrna kontroluje výrobu cigaretového papíru tím, že jeho pás probíhá mezi kovovými válci, na něž jsou připojeny póly zdroje o vysokém napětí. Vodivé tělesko nebo dírka v papíru se projeví zkratem, indikovaným světelně i zvukově. Podobně bylo by lze kontrolovat papír na výrobu kondenzátorů.

• Prasklé krystaly, dokonce malé úlomky z nich, mohou pracovat jako stabilisátory, jsou-li uloženy v držáku s nepatrým tlakem. Podle zprávy Radio Craft z února 1946 bylo tak možno rozkmitat pouhý úlomek původního krystalu o rozměrech 12×6 mm. Podmníkou je, aby krystal nebyl opotřebován předchozí prací.

# Jak se vyvíjel

## RADAR

Kpt. Ing. C. V. MIKA


Autor mohl za války zblízka sledovat vývoj i výsledky radiolokačních zařízení ve Velké Británii.

Pojem i podstatu radiolokace nebo také radaru znají čtenáři z tisku i přednášek. Za dnešního stavu a rozsáhlého využití vyšla by definice radaru příliš široká. Je však účelné upozornit již zde, že není rozdíl mezi radiolokací a radarem. Obojí znamená v podstatě totéž, jen původem se názvy navzájem liší. Výraz radiolokace vznikl ve Velké Británii asi roku 1935 ve spojení se zkratkou R. D. F. (Radio Direktion Finding); toto označení nevystihuje zcela přesně podstatu zaměřování cestou radioelektrickou, měřením směru a času, za který elektromagnetické vlny v prostoru urazí dráhu při dané rychlosti. Od r. 1943, kdy byla sjednána úmluva Spojených národů o výměně patentů a spolupráci, přijali britští odborníci americký výraz radar vedle radiolokace jako uznání úsilí a pracovních výsledků svých amerických kolegů.


### Vývoj.

Podobně, jako před první světovou válkou založilo několik nadšenců kroužek radioamatérů se záměrem pátrat po možnostech komunikaci na krátkých vlnách, tak i tentokrát vznikl Radiolokační klub, jehož zakladatelem bylo devět nejznámějších pracovníků v oboru radiolokačním. Vedle Watsona-Watta byli to A. P. Rowe, P. Cunliffe-Lister, Bowen a jiní. Watson-Watt se zmínil na radiolokační konferenci britských elektrotechnických inženýrů dne 26. března 1946, že připisuje značné zásluhy nečlenům, Adolfu Hitlerovi a Hermannu Göringovi. Je to ocenění humorné, ne však neoprávněné, neboť bez „přičinění“ jmenovaných by radar nedosáhl tak brzy dnešního stupně.

Práce zmíněných členů klubu se rozvíjela na podkladě pokusů fyziků Appletona, Breita, Tuve a Eckersleye, kteří měřili výšky ionizovaných vrstev atmosféry s pomocí radiových signálů, vyslaných do prostoru a po odrazu opět zachycených. Doba od vysílání radioelektrického impulsu až do zachycení ozvěny byla porovnávána na stínku obrazovky s časovou základnou o vhodném kmitočtu. V téže době podala zprávy o odrazech signálů z prostoru (rušily rychlotelegrafní radioelektrickou komunikaci) americká Bell Telephone Co. a ty daly podnět ke studiu fázových rozdílů mezi signály vyslanými a odrazenými. Podle získaných poznatků stanovili si odborníci britských pošt studijní program pro hlubší vyšetření těchto zjevů a zřídili si observatoř (Post Office Research Station) v Cuparu, Radio Research Board zřídil druhou pokusnou sta-

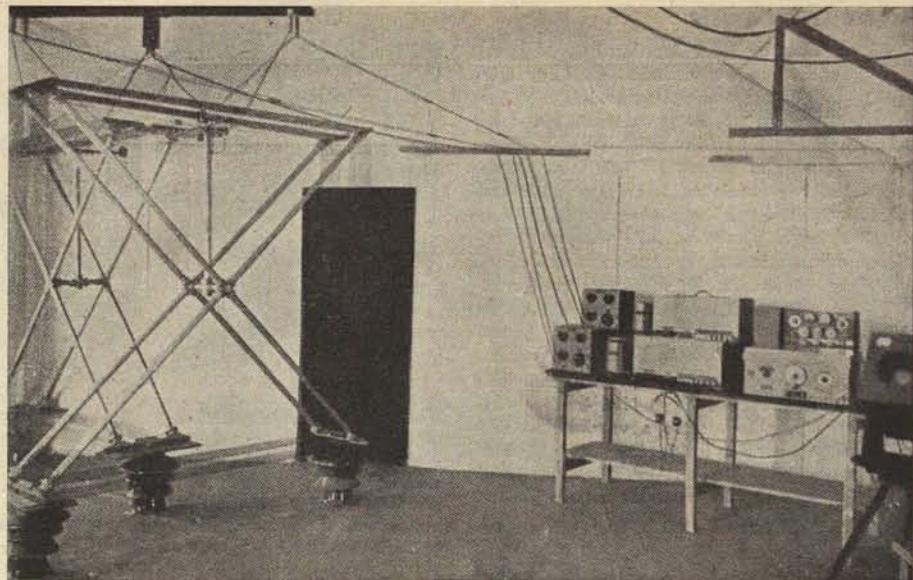

Obraz 1. Goniometrický zaměřovač ozvěn s obrazovkou, U. S. Navy.

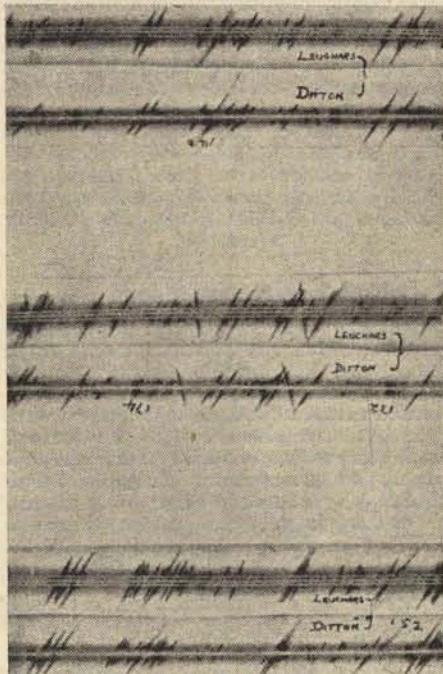

Obraz 2. Současný fotografický záznam směru atmosférických skupin na stanici Leuchards a Ditton.

po případě i počtu. Z počátku se zaměřovalo radiogoniometricky s použitím rámové antény, později s antennními řadami.

Při vlnových délkách 50 m, kterých bylo použito, byla echa, odražená ionosférou, daleko větší, než nepatrný zlomek energie, odražený letadlem, přes to, že vzdálenost letadla od místa pozorování činila asi 15 minut letu. Trvání impulsů a pásmová šířka přijímačů nedovolovala oddělení jednoho echa od druhého, které přicházelo ze zdroje ve vzdálenosti 20 nebo i více kilometrů, a přijímače samy trpely zahlcením při zachycení přímého svazku paprsků místního radiolokačního vysílače. To také bránilo pozorování do vzdálosti více než 50 km.

Zvětšení energie bylo podmíněno současným zkrácením trvání impulsů. Poměr sily zachyceného signálu k hladině poruch musil být příznivý. Zahlcení přijímačů přímou vlnou vysílače bylo prakticky odstraněno použitím antenních řad, které soustředily vyzařování do žádaného směru. Přijímače mohly pak pracovat několik desítek metrů za vysílačem proti směru vyzařovaných svazků. Soustředění energie v žádaný směr zlepšil se výkon radiolokačních stanic při omezeném výkonu vysílacích elektronek a při poměrně značné vlnové délce. Tím stoupal také dosah pozorování co do vzdálosti.

Se stoupajícími úspěchy a zlepšováním radiolokační techniky rostly i požadavky. Krytí prostoru v úseku  $120^\circ$  nebo více v prostoru před směrovou anténou s minimálnimi účinky nad ní nebo za ní a možnost změření azimutu\* a výšky letícího letadla v pozorovaném prostoru vyžádaly si použití soustavy směrových antenních řad, jak je zřejmé z obrazu 3, místo anten rámových nebo vertikálních soustav. Poněvadž stavba antenních sys-

nici ve Slough (23 km západně od Londýna), kde postavil goniometrické zaměřovací zařízení pro zjišťování směru odražených signálů a pro jejich rozlišení od signálů jiných. Na podkladě výsledku pokusu byl na téže observatoři sestaven radioelektrický komparátor s obrazovkou pro studium polarisace odražených impulsových signálů, jejich směru odrazu v ionosféře a pro další účely.

### Vývoj domácích návěstních stanic.

Použití a cena radiolokace i v jiných oborech byly zřejmé, také s pomocí britského průmyslu, který (máme na mysli jen evropský vývoj pro blízkost Velké Británie) počínal již pracovat na televizi. Na podkladě vědeckých prací a techniky v televizi bylo lze přikročit ke studiu a řešení problémů, které se více méně jasně rýsovaly pro budoucí potřeby britského královského letectva (RAF). Bylo zapotřebí sestrojit radiolokační zařízení k zjištění blízkosti nepřátelských letadel, jejich směru letu, výšky, rychlosti a

\* Azimut v hvězdářství je úhlová obdoba zeměpisné délky. Azimut v matematice je úhel mezi radiusvektorem daného bodu a kladnou osou úseček zvolené rovině soustavy.

téměř pro práci na dosavadních vlnách byla obtížná, nezbylo než pracovat s kmotočty kolem 20 až 24 Mc/s, které byly tehdejším zařízením ještě dosažitelná a stavbu anten a antenních věží značně zjednodušovaly. Tyto frekvence byly též hranicí, při které bylo možno z významu obdržet ještě uspokojivé zesílení.

Zbývalo upravit časovací obvody tak, aby byla zvětšena přesnost čtení žádaných hodnot, zejména vzdálenost s přesností ± 500 m a 1 km, a zvětšit počet impulsů sledové frekvence vysilačů, aby byla oddelena echo pozorovaných předmětů od ozvěn, vracejících se od ionosféry.

Přesnější určování výšky známými metodami bylo možné jen když povrch zemský v prostoru před antenami ve směru vysílání byl hladký a zaručoval dobrou vodivost pro odraz vln, na němž přesnost měření výšky závisí. Byly objeveny velké rozdíly v pozorování elektrických ozvěn letadel, která za letu měnila svou výšku nad zemí. Nesnáz byla částečně odstraněna tak, že antenní věže byly zvýšeny, stavěny na vyvýšených místech pobřeží a vhodných skalních útesech, pokud zaručovaly dobrou vodivost. Výškový úhel osy polárního vertikálního diagramu vyzařovaného svazku paprsků se natolik změnil, že bylo možno pozorovat letadla ve výši 1200 m ve vzdálenosti 70 km. Zakřivení zemského povrchu však stále zkraje dosah pozorování, poněvadž mezi vysílačem, místem pozorování a předmětem v prostoru musí být volný prostor ve směru optických spojnic.


Postranní, nežádané svazky vyzařovaných paprsků omezovaly účinnost vysilačů i antenových soustav, poněvadž neúčinně rozptýlenou energii se nepřiznivě měnil (klesal) poměr signálu k hladině rušivého pozadí při pozorování letadel, pohybujících se v obvyklých výškách nad zemí. Metoda odměřování výšky nízko letících letadel s pomocí pevných antenních řad a porovnáním úhlu přímé ozvěny s ozvěnou odraženou od země (viz obrázek 5), byla nespolehlivá, zejména když odražený koeficient zemského povrchu se blížil jedničce a rozdíl fáze obou ozvěn činil až 180°, což má vzápětí zmenšení síly přijatého signálu. Přes tyto potíže vládl optimistický názor, že s prostředky, které jsou k dispozici, bude možno záhy dosáci vzdálenosti 250 km.

Závěrem je možno říci, že po upuštění od zaměřovacích goniometrických způsobů s pomocí rámových anten, bylo možné již v r. 1935 určiti vzdálenost, směr a náměrný úhel letadla v prostoru bez možného omylu v určení světové strany s pomocí jediné radiolokační stanice o jednom vysílači a přijímači. Detekce letadel byla možná již ve vzdálenosti 1 km od stanice a chyba v zaměření činila 1,5 stupně. Krytí prostoru vyzařováním při nízkých úhlech (což je hlavním požadavkem) bylo uspokojivé, a poněvadž soustava antenních řad vzá-


Obrázek 5. Způsob měření výšky zdroje „ozvěny“ na podkladě příjmu vlny přímé a odražené. Obrázek dokládá chybu zaměření, působenou nerovností zemského povrchu.

Obrázek 6. Antenová soustava zkřížených dipólů pro zaměřování směru a výšky. (Starší typ stanice C. H.)

Obraz 3. Yagiho antenová řada zlepšeného vzoru (C. H., to jest Chain Home) domácí návěstní radiolokační stanice.

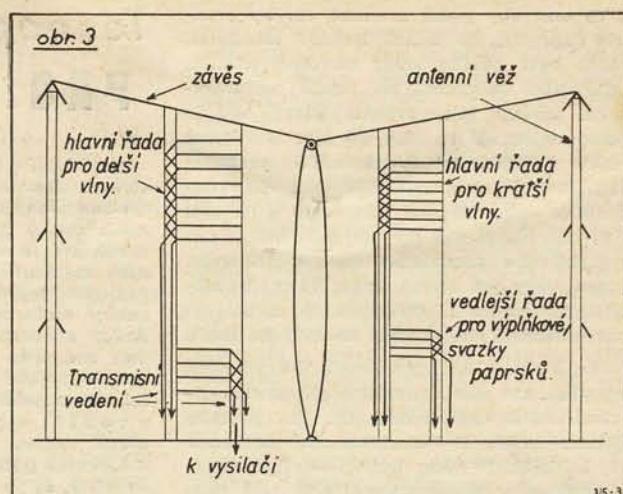


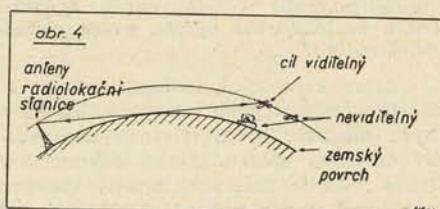
Obraz 4. Ukázka vlivu zakřivení zemského povrchu při detekci hledaných cílů.



jemně k sobě kolmých, složených z vodovorných dipólů a reflektorů (obrazek 6) zvýšila nápadně antenní zisk v žádaném směru, byla polarizační chyba, provázející antenní systém, cenou nepatrnou v porovnání s výsledky. Větší přesnosti v měření úhlu bylo dosaženo až v r. 1937.

Z těchto počátků se zrodil typ radiolokační stanice, zvaný C. H. (Chain Home); s jejich pomocí zachránila Velká Britannie sebe a civilisaci světa. Rozvoj sítě tohoto typu stanic, diktovaných mořskými poměry, počal na východním pobřeží Velké Britannie a pokračoval k severu a jihu; celá pobřežní síť byla později rozdělena na čtyři oblasti.

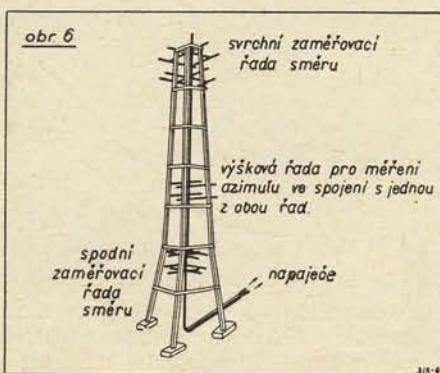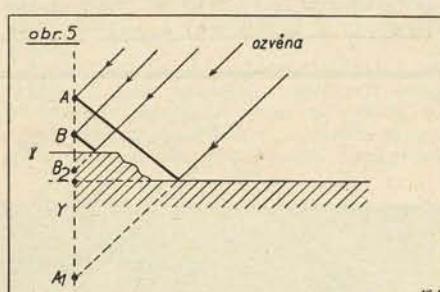Stanice C. H., které počaly svou práci s vlnou 50 m, později pevně zakotvily na



25 a 30 Mc/s. V téže době se již experimentovalo se zařízením, pracujícím na centimetrových vlnách pod vedením A. B. Woodse v Orfordness.

#### Rozpoznávací systém.

Při radiolokačních pozorovacích cvičeních bylo objeveno, že letadla, přeletující hranice, nemohou být identifikovány, pokud tak nečiní sama vlastními palubními radiotelekomačními přístroji. To byla vážná závada. Bylo navrženo řešení, aby detegované letadlo bylo vyzbrojeno resonující antenní řadou, v jistých intervalech klíčovanou, takže letadlo vyrobilo s pomocí energie, vysílané radiolokačními stanicemi, jakési zvětšené odražené elm. pole, čímž by jeho ozvěna se stala intenzivnější než ta, která byla odražena od obyčejných letadel. Pro nedostatečný antenní zisk, snižovaný odpovídající frekvenční křivkou neladěného odrazového povrchu letadla, byl systém zavržen Wilkinsem a Carterem, kteří konali s tímto pasivním zařízením pokusy. Na popud Watsona-Watta, který navrhl použití „odpovídajícího radioelektrického majáku“ na palubě letadel, byla myšlenka realizována již na sklonku r. 1936.

„Radioelektrický palubní odpovídající maják“ je kombinace přijímače a vysílače. Zařízení přijímá impulsy pozemní radiolokační stanice, za účelem „rozpoznaní“ letadla zvláště vysílané, a připojený vysílač vysílá všechnové vlastní impulsy do prostoru, vhodně kodovacím zařízením přerušované za účelem „ohlášení se“. Tak sestřítil Williams a jeho spolupracovníci tak zv. I.F.F. (Identifikacion Friend or Foe) Mark I. a II. v r. 1939.\*\*

#### Dělostřelecký radar.

Spojením britského a francouzského štábů před válkou vznikl požadavek pro vývoj přesnějších, účinnějších a hospodářnějších zbraní.

Mr. Lardner, O.B.E. z Ministry of Supply v Londýně, který byl pověřen koordinací takových požadavků v oboru radiotechniky, pronesl přání, aby bylo zkonstruováno radarové zařízení o dvojitém nebo vícenásobném svazku vysílaných paprsků, kterého mělo být použito jako doplňku světlometů a děl při zaměřování,

\*\* Viz též RA č. 6/1946, str. 155.

a to tak, aby podle zesílené ozvěny svazku paprsků, do něhož letadlo vstoupilo, mohl být zjištěn směr cílového letadla, chtějícího uniknout, na rozdíl od zesílené ozvěny toho svazku, který letadlo již opustilo. V r. 1938–39 Mr. Butement nejen že úkol splnil, ale zvýšil přesnost zaměřování touto cestou o dva řády na jednou. Jeho zařízení pracovalo s chybou 0,97 obloukové minutky při zaměřování nepohyblivého pozemního cíle, a přístroje, které byly již běžně zpracovány, dávaly přesnost až na 10 obloukových minut při zaměřování kymácejících se lodí na moři.

Mr. Pollard, spolupracovník Butementů, věnoval své úsilí zvýšení přesnosti při odměřování vzdálených cílů pro potřeby dělostřelecké. S radiolokačním zařízením G. L., MK. I. (Gun Lying — cílení dle) dosáhl autor přesnosti na 22 m, t. j. opět téměř o dva řády větší než byla přesnost optických zaměřovačů. Pro přesné řízení dálkové dělostřelecké palby je potřeba přesnosti časování v poměru 1:1000, při čemž přesnost přístrojů musí být dokonce větší. Lze mít za to, že přesnost řízení vln v radiolokaci při předpokládané rychlosti je také v témeř poměru, je však těžko domněvat se, že konstanta by mohla být přiznivější. Rychlosť určení hodnot radarem je v dělostřelbě požadovaná ve sledu každých 10 vteřin. Pro požadovanou přesnost i rychlosť světla je malá a proto od původních požadavků přesnosti musilo být upuštěno.

### Česká hudba v cizích filmech

Dostí často je nám v těchto dobách právo zařít pocit uspokojení z české hudby, která úryvkem i většimi celky zazní v zahraničních filmech. Dokladem nejpoužívanějším, o němž patrně vědě i zcela nemuzikální návštěvnici biografu, je Vejvodova polka „Škoda lásky“, kterou jsme slyšeli ve filmech „Moje nás osud“ a „Srdce v zajetí“. Ze sensačního úspěchu prosté skladby v armádách našich západních spojenců můžeme mit radost, třeba tu nejde o umělecké dílo v plném významu slova. Tím více nás potěší, ozve-li se z filmové hudby skladba většího formátu nebo zmínka o našem skladateli. V „Historikách z metropole“ jsme zahlédli na snímku plakátu také jméno „Dvorak“. Ve „Věčné Evě“ zpívá nejmilejší a snad nejmuzikálnější z amerických filmových hvězd, Deanna Durbinová, písni Goin' home na nápravě Larga z Dvořákovy Novosvětské symfonie, a zní to dobré, třeba jsou opravněné námítky proti úpravě symfonie pro zpěv. Také česká národní písni mile zahovořila, dokonce česky, snad ústy Jarmily Novotné v jednom americkém filmu. Řadu dalších dokladů nachází použený zájemce v hudebním doprovodu filmových her.

Aby nebylo omylu: hodnotu díla našich skladatelů nemusi dokládat a propagovat teprve film, v němž zájmy přitažlivosti a obchodního úspěchu vítězí nad zájmy uměleckými leckdy značnou převahou. Nemůžeme však nemít radost z propagaci služby, kterou nám prokazují cíci filmaři, když zjevně dnes častěji než dříve z přehojného výběru světových skladeb volí díla československá. Dr Pavel Kurz.


## Těsnopis PRO SCHEMATA

A. W. Keen předkládá v březnovém čísle britského měsíčníku Wireless World zjednodušený způsob kreslení radiotechnických znaků a schematic. Účelem a hlavní předností je úspora času; znaky základních elementů R, L, C, jsou v podstatě radikálně zjednodušené tvary dosavadní, znaky elektronek jsou odvozeny zvláště. Autor skromně připisuje svou promyšlenou soustavu, vzniklou po několika letech vývojové a učitelské praxe v oboru televize a radaru, jen v ýjimečném použití v případech, kdy je zapotřebí setřít časem a prací. Protože toto je z hlavních potřeb dnešní doby, odvážujeme se věřit, že je tu dán náznak, ne-li základ budoucí normy. Pomohou nám zkoušení čtenáři posoudit vyhledávky nového způsobu podle následujícího výtahu práce citovaného autora?

Odpory, kapacity, indukčnosti a elektronky jsou nejčastějšími prvky radiotechnických schematic. První tři mají nové znaky odvozeny zjednodušením dosavadních, (znak odporu vznikl z lomené vlnovky, používané u nás pro zdánlivý odpor), a kdo často kreslí schemata, ten ví, kolik času se takto dá ušetřit. Obrázek ukazuje také několik sdružených obvodů, a dokládá vedle úspory času i zachovanou výraznost a rozlišenost nezcela jednotných symbolů dosavadních.



Symboly elektronek schematicky, ne však zvlášť prakticky, znázorňují stavbu elektronek. Kreslení čárkovaných mřížek, obloučkové kathody, vlákná, anody a stínění u baňky je zdlouhavé, pracné, zvlášť

Obraz 2. Ukázky znaků pro nejčastější složené obvody.

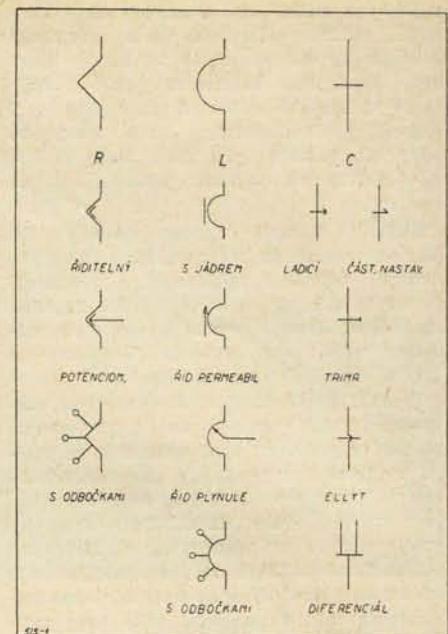

Obraz 1. Základní znaky pro odpor, kapacitu a indukčnost, spolu se znaky, odvozenými pro zvláštní úpravy.

má-li být kresba vzhledná. Protože je však stavba elektronek do značné míry stereotypní, lze vyznačit pracovní elektrody soustavou krátkých úseček, které tvoří mnohúhelník. Kathoda se vyznačí symbolem vlákna a umístí dole a vodorovně; ostatní elektrody následují v témeř pořadí po obvodu polygonu, v jakém jim protékají elektrony od kathody k anodě, které tedy sousedí. Několik příkladů na druhém obrázku vysvětluje nové pojety samo. Dokládají také snadné znázornění

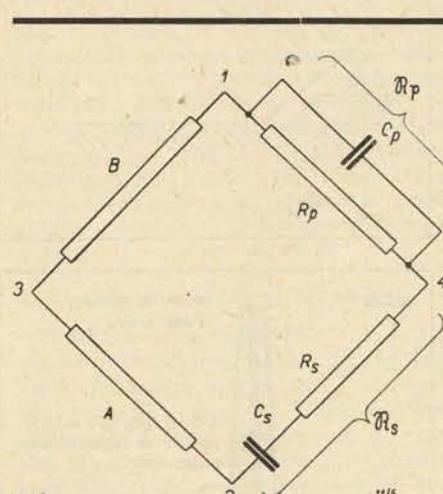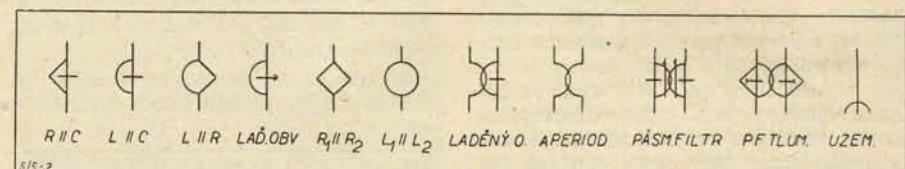

**N**eď v obyčajnom Wheatstoneovom mostíku nahradíme dve jeho vetve dvomi impedanciami frekvenčne rozlične závislými, môžeme dosiahnuť zapojenia, ktoré určitý

## SELEKTÍVNÝ MÓSTIK

kmitočet úplne potlači. Tento kmitočet (v ďalšom  $f_0$ , resp.  $\omega_0$ ) je daný iba veľkosťou hodnôt kondenzátorov a odporov a preto je ľubovoľne nastaviteľný. Všimnime si zapojenie mostku. Ak do jednej jeho uhlopriečky (1–2) budeme privádať striedavé napätie, ktorého frekvenciu budeme meniť, zistíme na indikátore, zapojenom do uhlopriečky 3–4, že pri frekvencii zdroja  $f_0$ , net na svorkách indikátora napätie. Pre túto frekvenciu bude teda mostik vyrovnaný a bude platíť:

$$R_p R_s = A/B = k; \quad R_s = R_p \cdot k \quad (1)$$

Pretože A a B sú ohmické odpory, bude podiel ich hodnôt „k“ číslo reálne a rovnica (1) neznačí nám iba určitý pomer absolutných hodnôt impedancií  $R_s$  a  $R_p$ , ale aj rovnosť fázového posunutia napäťia voči prúdu v obou impedanciach pre kritickú frekvenciu  $f_0$ .

z rovnice kořenů (7) jako malý rozdíl dosti velikých čísel v čitateli, je proto zapotřebí počítat přesně, nemá-li být chyba citelná, po případě použít vhodné úpravy. Protože ve výsledku je  $k$  dáno poměrem hodnot  $R$ , můžeme dosazovat v libovolných jednotkách odporu, a tu je výhodné, mají-li součinitel co možná malý počet míst. Proto dosazujeme odpory ve stovkách kilomů, tedy hodnoty  $A$ ,  $B$ , a  $C$  jako 3, 1,25 a 5. Po vyčíslení dostaneme rovnici ve tvaru

$$0,521 k^2 + 23,228 k - 7,08 = 0$$

a jako jediné použitelný, protože kladný kořen

$$k = 0,305.$$

Vidíme, ač je žádáno zeslabení na 0,333, vychází následkem uvedených lživých hodnot  $k$  odlišná od  $n$ , a to menší, neboť zisk stoupí, když jsme se zařežovacím odporem  $c$  sjeli na menší část  $B$ . Vypočteme pro kontrolu zisk při  $E_0$ , t. j. regulátor naplně,  $n = 1$ ,  $k = 1$ ; a to podle vztahu

$$z_1 = \mu \cdot Ra / (Ri + Ra)$$

kde  $Ra$  v tomto případě je  $A \parallel B = 100 \text{ k}\Omega$ , a hodnotu  $\mu$  nedosazujme:

$$z_1 = \mu \cdot 0,25.$$

V případě  $n = 0,333$ ,  $k = 0,305$ ,  $kB = 0,305 \times 125 = 38,1 \text{ k}\Omega$ , pracovní odpor je podle obrázku a složen z části 125,00 — 38,1 = 86,9  $\text{k}\Omega$ , a z části 38,1 || 500 =

= 35,4  $\text{k}\Omega$ , tedy celkem 122,3  $\text{k}\Omega$ . Je pak zisk na celém pracovním odporu

$$z = \mu \cdot 122,3 / 422,3 = \mu \cdot 0,2896.$$

Když tento výsledek násobíme ještě poměrem 35,41/122,3 = 0,2895, dostaneme

$$z_{0,3} = \mu \cdot 0,0833, \text{ což jest } 0,333\text{tý násobek hodnoty } z_1 = 0,25.$$

K prospěchu zájemce, který bude takový výpočet provádět, připomeňme možnost využít vztahu

$$\sqrt{1 \pm m} = 1 \pm m/2$$

platného s přibližností tím větší, čím menší je  $m$  proti 1. V rovnici (7) tím podstatně zvětšíme přesnost a zjednodušíme počet, když člen  $4ac$  je malý proti  $b$ . Úpravou kořenové rovnice (7) dostaneme v těchto případech ( $4ac \ll b^2$ ) prostý výsledek

$$k = -c/b,$$

takže z členů rovnice (7) stačí vyčíslet druhý a třetí. Jeho použitelnost ( $4ac \ll b^2$ ) nutno však přesto ověřit. Další zjednodušení nastává pro malé hodnoty  $n$ , když je, jak lze odvodit i z (5):

$$k = n \cdot C(A + B)/(AB + AC + BC) \quad (8)$$

Výraz na pravé straně kromě  $n$  je poměr zisků při  $C$  odpojeném (větší pracovní odpor) a připojeném, a činí ve zvoleném případě 0,85. Pro  $n = 0,1$  a méně lze tu s dobrou přibližností použít vztahu  $k = 0,85 n$ .

P.

*Dr J. J. Frič, mecenáše čs. astronomie, a prof. Dr Fr. Nušla a prof. Dr Maška, otcových přátel, jsem si mohl již v první světové válce vypůjčit tehdy v Čechách vzdálenou knížku Dr Pierre Correta s návodem na domácí zařízení na příjem časových signálů a meteorologických depeš, vysílaných radiovou stanici Eiffelova věž, krystalový přijímač fy Ducretet et Roger, a zejména sluchátko a odporu 500 a 2000  $\Omega$ . To byl výtvor jemné mechaniky, mimořádně citlivý, s jemnými membránami a mikrometrickým řízením. Při tehdejších krystalových detektorech a velmi vzdálených vysílačích mně tyto pomůcky přispely do té míry, že jsem koncem války obstojně přijímal Morseovy značky slučem, což tehdy byla sice úředně zakázána, ale všeestranně poučná činnost. „Lampičky“ dávaly však o tolik více než nejlepší detektor s nejcitlivějšími sluchátky. Jediná elektronika se zpětnou vazbou, a o kolik lepší byl příjem, oč více stanic, oč méně rušení. Když k detekční zpětnovazební lampičce přibyl nízkofrekvenční transformátor a další elektronika jako zesilovač, tu zase mnohonásobně stoupala hlasitost. Bylo však velmi nesnadné „lampičky“ získat, a to nejen pro soukromého zájemce, nýbrž i pro úřady. Tu bylo blízko k plánu na čs. výrobu elektroniek. Tím blíže pro mne, že jsem už z mládí ze sázavské sklárny o skle všelicos znal. Do ústavu prof. Ludvíka Šimka na české technice tehdy přišly první čs. žárovky, vyroběné pokusnou výrobou firmy Elektra v Hloubětině, a tu jsem hned šel za myšlenkou, aby se začalo také s československými elektronikami.*

*Je třeba připomenout, že tehdy byly elektronky mnohem jednodušší než dnes. Byly to jen přímo žhavené triody, včetně se používalo jen wolframového, se žhavením proudem 0,6 až 0,7 ampérů. Podporován skutečně otcovsky prof. Rosou a prof. L. Šimkem, mohl jsem se proto věnovat hlavně vytvoření spolehlivé čerpací methody. Z laboratorních měření na technice bylo dosti známo o vakuu, z literatury všelicos o vývěvách i pro elektronková vakuua, ale v praxi? Dotazy u výrobů, zejména v Německu a ve Francii, daly jen nevalné výsledky. Konečně jsem získal skleněnou vývěvu se rtutovými parami. Napřed jsme ji ovšem dobře nakreslili a na milimetry (tehdy pro sklo velmi jemná míra) vyměřili; teprve pak zapojili. Dlouho nedávala ani přibližně žádané vakuum. Teprve zvýšení hrubého vakuua pomohlo, bylo však nutno zapojit dve rotační vývěvy olejové za sebou, aby se dosáhlo hrubého vakuua 0,01 mm/Hg. Sotva několik dní jsme se těšili, že vývěvy jdou a drží, a již se dostavilo první zklamání: Náhlý pokles vakuua, ač vše bylo zdánlivě nezměněno. Rtutové páry vnikly však do rotační vývěvy, která ještě měla těsnění z kompozice, amalgamací byla porušena přenosnost, kleslo hrubé a v důsledku toho i vakuum jemně.*

*Bylo po radosti. Trvalo několik dní, než jsme nalezli příčinu. Stálo to novou vývěvu rotační a bylo třeba upravit ji tak, aby po druhé byla před parami rtuti chráněna.*

*Jakmile evakuační souprava zase pracovala, přistoupili jsme k úpravě kompresního manometru. Pro vysoká vakuua, u elektronek nutná, bylo třeba jej pozmenit. Měření však dávalo nepravidelné, zcela nepravidelné výsledky. Tři dny jsme hledali příčinu. Při tom byla kapička v přívodu k manometru nahrazena širší a hle — nesnáze zmizely.*

*Tak to šlo krok za krokem, a snad se dnes zdá pošetilým, jak to šlo pomalu. Dnes však máme nejen pokročilejší, dokonalejší pomůcky, z nichž vycházíme, (Dokončení na str. 138.)*


Značky se ozývaly ve sluchátku jako hudební, čisté tóny, a jejich výšku bylo lze laděním heterodynou libovolně nastavit a najít si nevhodnější, nejlépe vyhovující uchu i sluchátku.

Ticker i schleiffer byly pomůcky mechanické, značné chouloustivé, při nichž tečky a čárky Morseových značek se jevily jen jako kratší nebo delší šum ve sluchátkách. Podobně, jako krystalové detektory byly citlivé na nastavení, otřesy, vlnky a pod. Bylo zřejmo, že „lampičky“, které tyto nesnáze rázem odstraňovaly, jsou věci budoucnosti.

Tento dojem ještě zesílil, když na petřínské radiové stanici vznikl desetikilotwattový elektronkový vysílač. Tehdy to byl vzácný případ, snad ojedinělý pro výkon tak veliký. Ač tento vysílač měl 30  $\frac{1}{2}$  kW elektronek zapojených vedle sebe, buzených zpětnou vazbou, byl v provozu dosud spolehlivý. Dosáhl jsem s ním antenového výkonu až 13 kW. Za dobrých podmínek to umožňovalo přímou kores-

pondenci s mnoha severoamerickými stanicemi, hlavně s vojenskou stanicí Indianapolis, resp. Marion, snad také s Arlingtem. Bylo sice třeba vysílati v nevhodnější době čtyřiadvacetihodinového dne, velmi pomalu a někdy každé slovo až třikrát, avšak dosáhl jsem s Amerikou spojení přímého, usetřili jsme částečné poplatky v cizích měnách — zejména však se potvrdilo, že v budoucnu nemusíme toužit záviset na zprostředkovujících stanicích a kabelech, a to znamenalo mnoho.

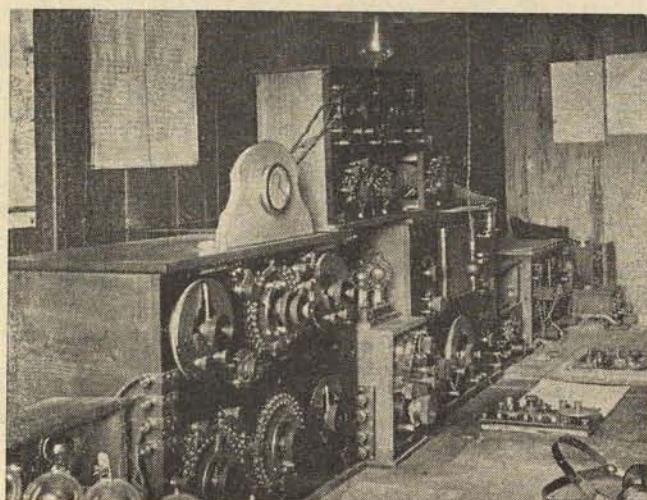Tehdy nebylo o rozhlasu ještě ani potuchy. U mne zmíněně skutečnosti vedly k uvaze: „lampičky“ jsou základem, na němž spočívá budoucnost v radiotechnice. A to mne dlouho přitahovalo. Laskavosti



Ukázka vzhledu zařízení radiové stanice z doby dávno minulé, pro porovnání s úpravou dnešní, kterou naši čtenáři znají.

# DVOULAMPOVKA NA SÍŤ

s třemi rozsahy a elektronkami řady E

Jiří JANDA

Hlavní nevýhodou malých přístrojů s přímým zesílením je nevalná selektivnost; místní stanice obyčejně ruší poslech vysílačů vzdálenějších. Je však známo, že většina posluchačů sleduje hlavně, ne-li výlučně pořady místní, a několik hlavních stanic cizích vždy vylovíte s pomocí jednoho nebo dvou levných odladovačů.

Z antény vstupuje vf napětí do antenich obvodů buď přímo, nebo přes kondenzátor 50 až 100 pF; ten zmenší hlasitost, ale zvětší selektivnost. Při krátkých vlnách sem připojujeme antenu výhradně, jinak špatně nasazuje zpětná vazba.


Ladíme vzduchovým otočným kondensátorem o kapacitě 500 pF. Zpětnou vazbu řídí kondenzátor s pertinaxovým dielektrikem, o kapacitě 300 až 500 pF. Z ladičího obvodu jde vf napětí přes mřížkový kondenzátor 100 pF (slíďový nebo keramický) na řidici (první) mřížku detekční elektronky (nepřímo žhavená vf pentoda); mřížku spojuje odporník 1 MΩ na kathodu. Odporník 2 kΩ těsně za anodou vytváří vf napětí pro zpětnou vazbu: v též obvodu je pracovní odporník 0,3 MΩ připojený na + pól dobře filtrovaného zdroje. Stínící (2.) mřížka je napájena z téhož místa přes odporník 1 MΩ, kromě toho je spojena se zemí kondenzátorem 0,5 μF.

Tónové napětí, vzniklé na odporníku 0,3 megohmů, jde na řidici mřížku druhé elektronky (koncová pentoda) přes záporný kondenzátor 20 nF. Předpětí vzniká na odporníku 160 Ω, mezi zápornými póly filtračních elyt, kondenzátorů, z nichž první musí být proto izolovaný upevněn na kovové kostře. Na zmíněném odporu vzniká průtokem celkového anodového proudu napětí asi 6 V, které se vede přes filtr z odporníku 0,2 MΩ a kondenzátoru 0,5 mikrofarádu a přes mřížkový svod 0,5 MΩ na řidici mřížku.

Anoda koncové elektronky je napájena z kladného pólu zdroje přes primár výstupního transformátoru V.T., přizpůsobeného pro 7000 Ω. Stínící mřížka je zapojena přímo na kladný pól. Do přívodu těsně k ní, stejně jako k řidici mřížce, doporučujeme zapojit ochranné odpory 100 Ω a 10 kΩ, zamezující divoké oscilace, které mohou vzniknout u koncových pentod s velkou strmostí. Sekundár výstupního transformátoru je zapojen mezi kathodou a zemí, čímž dosáhneme záporné nf zpětné vazby. Toto zapojení bylo popsáno v RA č. 9, roč. 1946, str. 218. Nf vazbu máme v přístroji ještě jednu, upravenou jako velmi účinnou tónovou clonu. Tvoří ji log. potenciometr 50 kΩ, zapojený z anody koncové elektronky přes kondenzátor 3 až 5000 pF na zemí; z jeho běže se vede tónové napětí na anodu předchozí elektronky přes kondenzátor 100 pF. Tyto úpravy přispívají k zlepšení přednesu. Napájecí zdroj má zcela obvyklé zapojení dvojcestného usměrňovače s příslušným filtrem. Sítový transformátor má tyto hodnoty: primár 120 a 220 V, sekundár 2×300 V, nejméně 40 mA usměrněného

Přístroj, jehož kostru vidíte vpředu, byl ve standardní skřínce s běžnou kruhovou stupnicí.

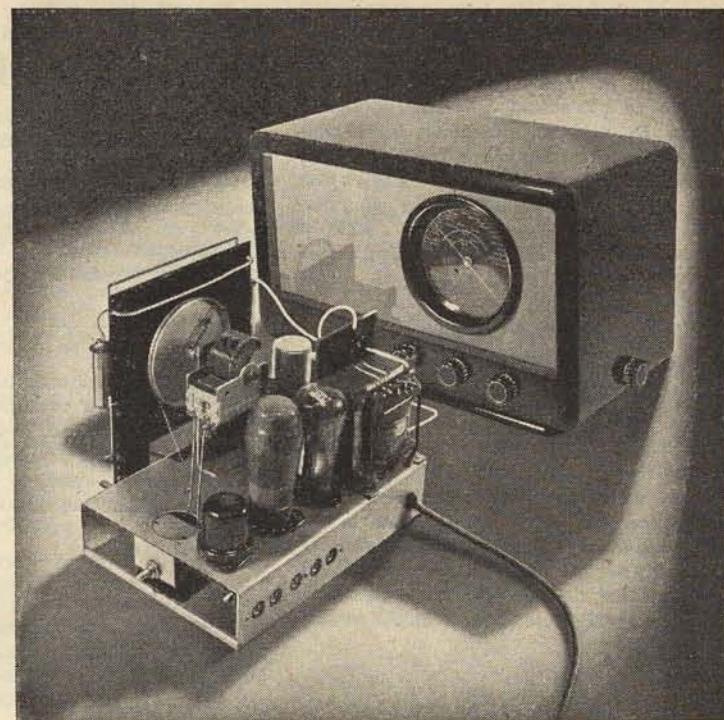Dole zapojovací schéma s vepsanými hodnotami součástek.




Tento prostý, neprůlís nákladný a přece dosti výkonný přístroj je postaven ze součástí, které jsou dnes běžné, a lze je koupit téměř ve všech radiových obchodech; ani elektronky nezpůsobi přílišné potíže.

proud, 1×6,3 V/2 A, 1×4 V/1,1 A. Žhavící napětí se ovšem řídí podle použitých elektronek. Anodové napětí usměrňuje běžná dvoucestná usměrňovací elektronka; z jejího vlákna odebráme anodový proud (+ pól). Proud vyhladí filtr ze dvou elyt, kondenzátorů 16 až 32 μF/320 V a sítové tlumivky se železným jádrem na proud aspoň 40 mA. Filtrace je pak velmi dobrá a postačí k tomu, aby přístroj vůbec nebrúčel. Konce vinutí 2×300 V blokujeme proti středu tohoto vinutí kondenzátory 10 nF, na 3000 V. Na jejich bezpečnosti velmi záleží, probíti

znamená zpravidla spálení sítového trafo.

Paralelně k žhav. vinutí jsou zapojeny dvě žárovíčky k osvětlení stupnice. Doprobujujeme je zapojit na nižší napětí, než jejich jmenovité, zvýšíme tím mnohonásobně jejich životnost a při tom světlo postačí. Reproduktor je dynamický se stálým magnetem, průměru koše asi 20 cm. Chceme-li používat přístroje také k reprodukci gramofonových desek, zařadíme do kathody první elektronky odporník asi 3 kΩ a k němu paralelně druhý elyt kondenzátor o kapacitě 25 až 50 μF na 6 V. Mřížkový svod 1 MΩ zapojíme mezi mřížku a kathodu. Přenosku pak připojujeme do označených zdírek. Jde-li o přenosku krystalovou, musíme upravit připojovací zdírky tak, aby připojily druhý svod asi 0,5 MΩ, vedoucí z řidicí mřížky na zemi, a tím zavedly na mřížku záporné napětí.

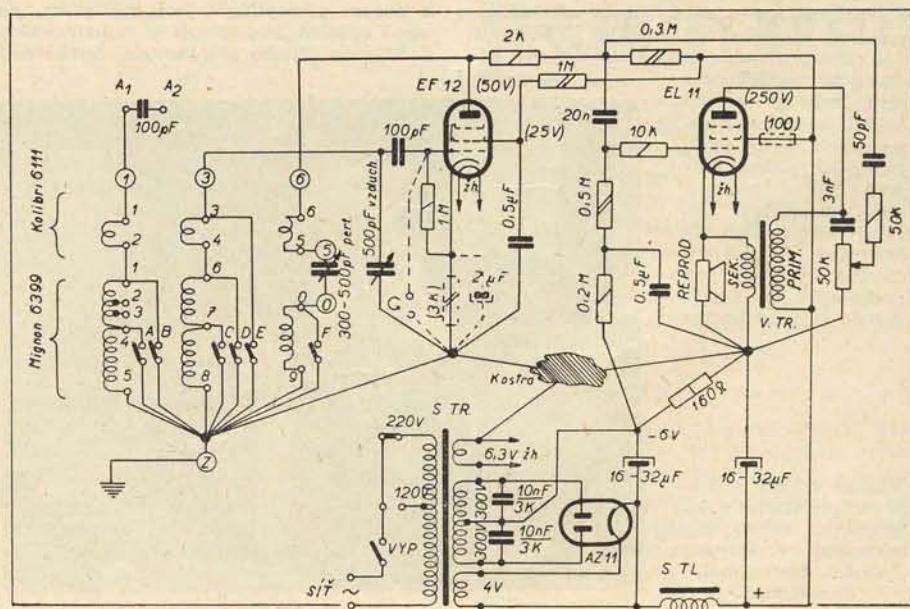


● spojeno  
 ○ rozpojeno  
 / libovolně

D.V.	○	○	○	○	○	○
S.V.	●	○	●	○	○	○
KV	/	●	/	●	○	●
G	/	●	/	●	●	/
péra	A	B	C	D	E	F

Spojovací a montážní plánek; nahoře vlevo spínací schema přepinače pro případ použití jiného než doporučovaného druhu, vpravo způsob připojení cívek na přepinač Always.

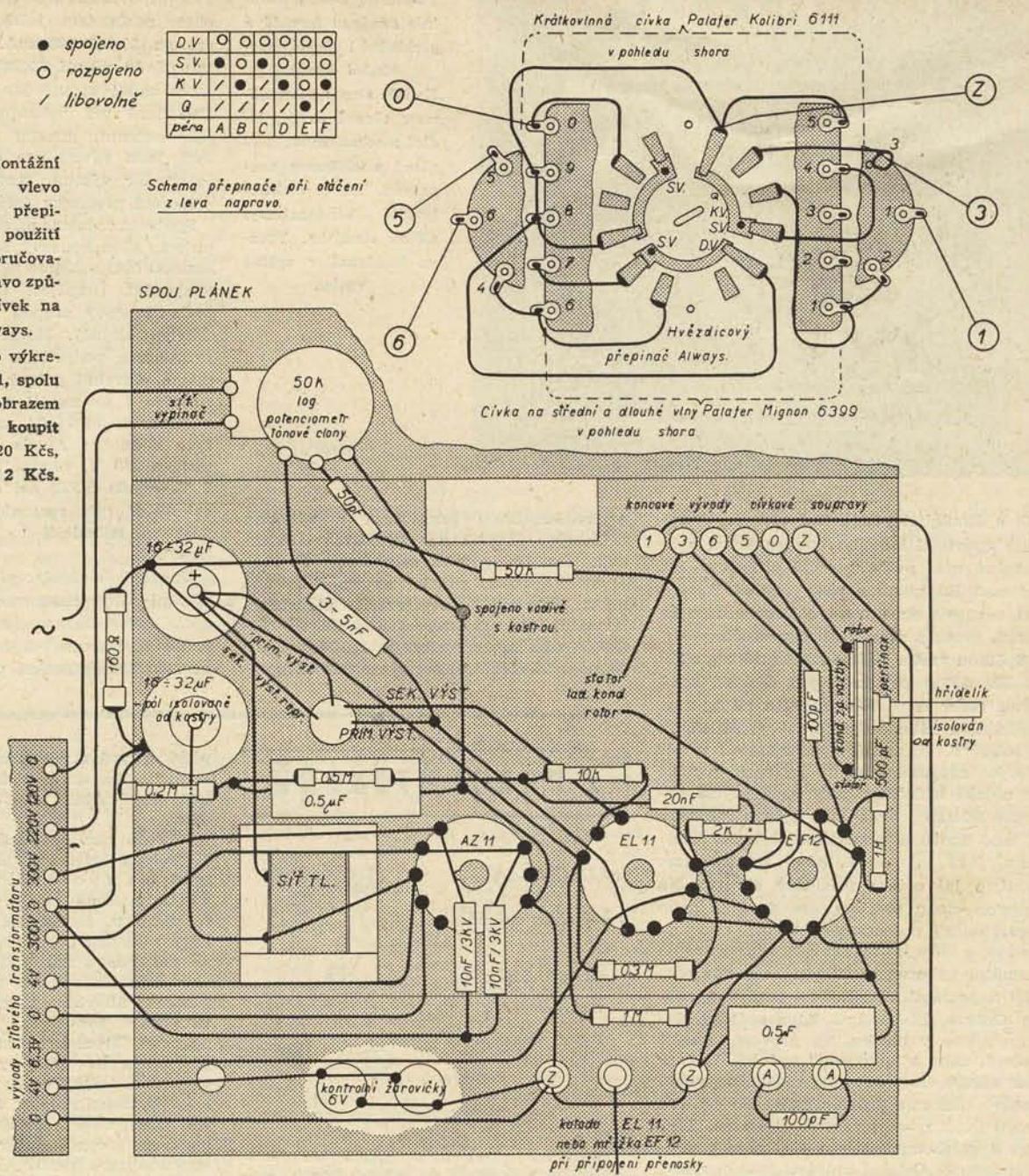Otisk původního výkresu v měřítku 1:1, spolu se zvětšeným obrazem schématu, lze koupit v red. t. l. za 20 Kčs, výlohy se zaslí. 2 Kčs.




### Stavba.

Použili jsme hotových továrních cívek, známých výrobků Palafer Mignon pro dlouhé a střední vlny a Kolibri pro krátké vlny. Dobře se osvědčily. Z těchto cívek jsme upravili malou a účelnou soupravu, sestavenou přímo na přepinači Always. Můžeme ji zapojením šesti vývodů vestavět do jakéhokoliv podobného přístroje s přímým zesílením. Začátečníkům někdy působí často obtíže zapojení cívek na přepinač. Abychom práci usnadnili, nakreslili jsme podrobný zapojovací náčrtek. Jednosegmentový hvězdicový přepinač Always je nakreslen při pohledu ze zadu, je-li kulička s přítlačným pérkem (západka) vpravo. Před sestavováním soupravy jej musíme rozebrat a nahradit dva stahovací šrouby delšími. Na oba nasadíme rozpěrací trubičky délky 10 mm a

spojíme je mosazným páskem síly asi 1 mm. Jeho šířku upravíme tak, aby na něm těsně držela cívka Palafer Mignon, navlečená trolitolovým upevňovacím spodkem. V něm je malý otvor, kterým projde šroubek M3. Tím přitáhneme cívku k mosaznému pásku, do něhož vyvrátáme na příslušném místě otvor 2,5 mm a vyřízneme závit M3. Po upevnění cívky nasadíme pásek na šroubky na přepinač a přitáhneme matičkami. Cívka Kolibri je velmi lehká a můžeme ji upevnit na přívody z měděného drátu síly asi 1 mm. Spoj v cívkové soupravě isolujeme a pečlivě spájíme. Hotovou cívkovou soupravu zapojíme do přijimače takto: Antenu na očko 1 na Kolibri, ladici a mřížkový kondensátor na očko 3 na Kolibri, anodu detekční elektronky na očko 6 na Kolibri, stator zpětnovazebního kondensátoru na očko 5 na Kolibri, jeho rotor (isolovaný

od kostry přístroje) na 0 cívky Mignon. Zemní konec tvoří společně vývody 5, 8 a 9 na cívce Mignon. Na první poloze vlevo máme pak dlouhé vlny. Otočíme-li vpravo, máme střední, dále krátké a na čtvrté poloze vpravo spojujeme bod 3 cívky Kolibri na zemi. Je to pro odstranění jakýchkoliv rozhlasových projevů přijimače při gramofonové reprodukci. Znovu doporučujeme péči při výrobě cívkové soupravy; na ni hlavně závisí dobrý chod přijimače.

Přístroj stavíme na kostru Isma rozměrů  $25 \times 17 \times 5$  cm s otvory pro elektronky, stupnice a elektrolyty. K této kostře dostanete koupit stupnice, která se upevní plechovými pásky do stejně vrtaných otvorů v kostře. Použili jsme stupnice kulatého typu K4, můžete se však rozhodnout podle svého vkusu, skřínky a kapsy. Ladici kondensátor je výrobek Iron, ke kterému žádejte příslušný upevňovací úhel-

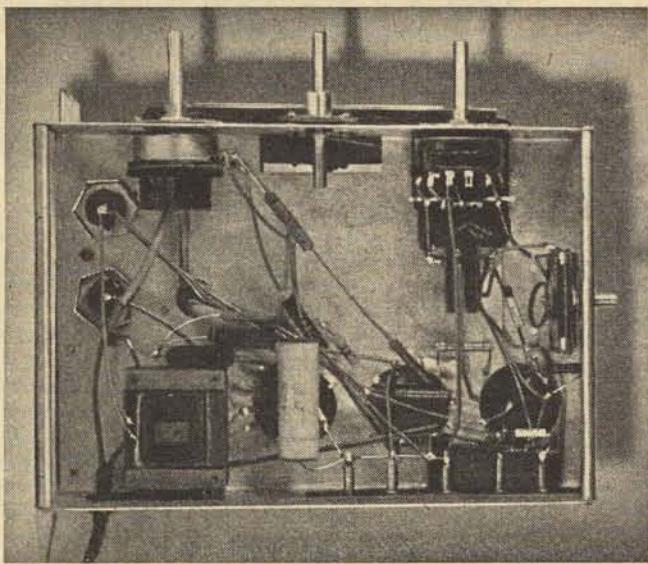

ník s dlouhými podélnými otvory. Umožňuje upevnění ladícího kondensátoru v libovolné výši podle použité stupnice. Při stupnici K4 musíme však úhelník vyrovnat a znova ohnout asi o 15 mm dále ke konci, protože svou výškou nestačí.

Zpětnou vazbu řídíme kondensátorem 300 až 500 pF s pertinaxovým dielektrikem, jehož rotor musí být izolován od kostry. Nemáme-li náhodou ještě dobrý „válečný“ výrobek KHS, musíme se spokojit s některým zdejším. Musíme jej však upevnit do nějaké isolační vložky, protože má obvykle ložisko i hřídelík spojen s rotorem. K jeho upevnění použijeme stejného úhelníku, jaký máme na ladící kondensátor, musíme jej ovšem příslušně zkrátit. Na tónovou clonu potřebujeme lineární nebo logaritmický potenciometr 50 kΩ, který je spojen se síťovým vypinačem. Síťový transformátor vybereme důkladný, aby nás později nepotrápil. Sami jsme použili výrobcu Orfeus. Elektrolyt. kondensátory doporučujeme v plechu, na provozní napětí takové, nebo o málo větší než jaké je napětí zdroje. Reproduktor vybírejme velmi pečlivě. Má mít průměr aspoň 20 cm. Ve vzoru jsme použili reproduktoru zn. Philips s příslušným výstupním transformátorem typu B. Ostatní součásti jsou obvyklé.

Elektronky v našem přístroji jsou EF12, EL11 a AZ11. Můžete použít jakýchkoliv podobných, na příklad EF11, EF5, EF6, EF9, EF22 po změně žhavení AF7, AF3 i vojenských RV12P2000. Na koncovém stupni mohou být také EL3, EBL1, EBL21, po případě AL4, RL12P10, LV1 a pod. Usměrňovací může být také na př. AZ1, 506 a pod. V obchodech se poslední dobou objevují i americké elektronky, můžete použít i těch, odpovidají-li jejich hodnoty aspoň přibližně našim. Musíte si pak ovšem opravit plánek podle jejich patic; totéž platí i pro elektronky řady A a červené E.

Všechny součásti připevníte na kostru podle obrázků. Objímky elektronek natáčíme tak, aby vycházely krátké spoje. Při spojování platí zase to, co musíme stále připomínat: spájíme výhradně s pomocí kalafuny, nejlépe tak zv. trubičkovým círem, spoje vedeme nejkratší cestou, ale při tom vzhledně. Při upevňování odporů

Prostorná kostra dovoluje snadnou montáž a přehledné i účelné uspořádání spojů.

Nahoře zleva: potenciometr tónové clony; ladící mechanismus; přepínač s cívkovou soupravou. Vlevo: elektrolytické kondensátory, síťová tlumivka. Vpravo: kondensátor zpětné vazby.

ka, připevněná na transformátoru. Kdo chce, může tam ještě upevnit pojistku, asi na 50 až 100 mA. Zapojí ji přímo ke středu vinuti 2×300 V.

Na zadní straně kostry je pět zdírek. Dvě levé při pohledu ze zadu zapojíme jako antenni, střední zemní, dvě pravé budou jako vývod pro druhý reproduktor (sekundár výstup. transformátoru), nebo připojení přenosky (přívody stinit).

Spojovat začneme na síťové části, postupujeme přes koncový stupeň až k anteně. Každou část můžeme takto po spojení hned vyzkoušet (napájecí část voltmetrem a pod., koncový stupeň prstem na mřížce, detekci stejně). Máme-li vše zapojeno, provedeme podrobnou kontrolu. K tomu máme stavební plánek. Máme-li možnost, změřme i ss napětí v přístroji. Měřidlo s odporem 1000 Ω/V má ukázat přibližně tyto hodnoty: Anoda EL11 250 V, stín. mřížka 250 V, předpětí na odporu 160 Ω 6 V, anoda EF12 asi 50 V, stín. mřížka asi 30 V (při rozsazích 600 V). Nic se nestane, nebude-li to zcela přesně souhlasit.

*Uvedení do chodu:* přepneme přístroj na střední vlny, zasuneme antennu, a už se nám zpravidla ozve některý z místních vysílačů. Nepodaří-li se to hned, vyzkoušme správnou funkci přístroje přiložením

## Z PRACÍ ČTENÁŘŮ

### RADIOAMATÉR

s hvězdou na čele

(ani pohádka —  
ani politika)



Osvětlení pracovního místa stropním svítidlem nevystačí do všech koutů stanoveného přístroje, stojací naklápací svítidlo zabírá místo, překáží a vyžaduje stálé úpravy, aby svítila tam, kam chceme. Proto jsem si vyrobil osvětlovací reflektor pro malou žárovku k upevnění páskem na čelo, který vyhovuje nejlépe, protože svítí tam, kam se právě díváme.

Reflektor jsem vydoloval ze staré kapacitní svítlinky, lze však také použít hotového reflektoru ze zadního světla pro kolo. Po úpravě objímky, kterou jistě každý sám svede, upevníme nařízenou destičku asi 3×6 cm z hliníkového plechu sily asi 0,5 mm, a tu přizpůsobíme čelu. Pak si opatříme pruh měkké, ne husté látky, nejlépe ručně upletený, který by těsně seděl na hlavě, ale netísnil. Destičku na tento pruh přišijeme, k čemuž jsou v jejích rozích dírky. Je vhodné, je-li reflektor na kloubu, klonitelný nahoru a dolů, abychom jej nemusili podkládat. Stačí však také ohebný úhelníček mezi destičkou a reflektorem, který při prvním použití vhodně nahneme. Vývod žárovky z jemného kabliku zavedeme dozadu páskou, odkud teprve

volně splývá a jde k zástrčce a transformátoru. Reflektor a žárovku vystředíme tak, aby dávaly světlo vhodně soustředěné.


Protože chceme používat malé žárovky a protože reflektor, připevněný na čele, musí být s polehlivě ovládanou sítí, musíme použít k napájení transformátoru. Je asi tak veliký, jako zvonkový reduktor (který leckdy také postačí), na sekundáru má buď jen jedno vinutí, nebo několik vývodů pro napětí běžných žárovek, abychom nemusili vždycky shánět právě ten druh, jehož jsme použili po prvně. Transformátor je primářem připojen na síť přes vypinač, po případě vypínáme zástrčkou. To činíme vždy, i když transformátor ani žárovku neroztočí elektroměr, abychom vyloučili nehodu, po případě požár, kdyby se za naši nepřítomnosti probil. Svíj reflektor připojujeme napodobenou zástrčkou malou, abychom ji někdy nestříleli přímo do sítě. Je dobré, upravíme-li ji tak, aby bylo lze volně ji vytáhnout a přece měla dobrý dotyk. Když totiž při odchodu od stolu zapomeneme zástrčku vytáhnout, nic se nestane, zástrčka vyklouzne sama, kdežto při důkladnějším spojení tkvěla by pevně a buď bychom strhli se stolu transformátor, nebo bychom se nedobrovolně chovali jako pes na obojku. Je také dobré, máme-li i na transformátoru svítici žárovku, zejména když náhlavní osvětlení je jediné, jehož používáme. Když totiž zástrčku vytáhneme, zavládne by všeobecná tma, v jejímž skrytu bychom dosti obtížně hledali správný dotyk; možná, že bychom místo toho sáhli na rozpálené pajedlo, což se ani po častém cviku nestane příjemným zážitkem. Stavba tohoto zařízení je dobrou příležitostí k řadě mechanických i elektrotechnických prací, a nadto je užitečnou i úspornou pomůckou.

Jaromír Novák,  
Choceň, Spořilov 1113.

prstu na první mřížku EF12, což se má projevit „vzteklym“ vrčením. Není-li tomu tak, musíme hledat chybu podrobnou kontrolou všech spojů. Většinou toho nebude zapotřebí. Zpětná vazba nasazuje dobré, máme-li zapojeny cívky přesně podle uvedených čísel. Přepneme pak na dlouhé vlny, kde uslyšíme silně druhý libický vysílač a snad i některé cizí.

Nakonec to zkusíme na krátkých vlnách. Ty nás trochu potrápily. Bude-li nám vazba někde překmitávat, zkuste zapojit mezi očko 6 na Kolibri a anodu EF11 odpor 50 až 100  $\Omega$ . Vzácný případ je, že vazba nenasazuje po celém rozsahu krátkých vln. Obvykle to působí příliš těsná vazba s antenou. Při zapojení podle schématu, dodržení vyznačených hodnot a rozložení součástí se to však stěží stane. Zpětná vazba nasazuje i na krátkých vlnách měkkce, bez krkání a obvyklého lepení. Zkoušeli jsme ji také řídit potenciometrem ve stínici mřížce, nakonec však zvítězil obvyklý způsob s kondensátorem. Bude-li přístroj při nasazení zpětné vazby bručet, odstraníme to zpravidla spolehlivým přemostěním vinutí  $2 \times 300$  V přímo na transformátoru. Bručení by mohlo být způsobeno i nesprávnou montáží. Abychom se hned při stavbě vyvarovali podobných nemilých projevů, svádějme vždy jednotlivé zemnice spoje do isolovaných bodů a ty

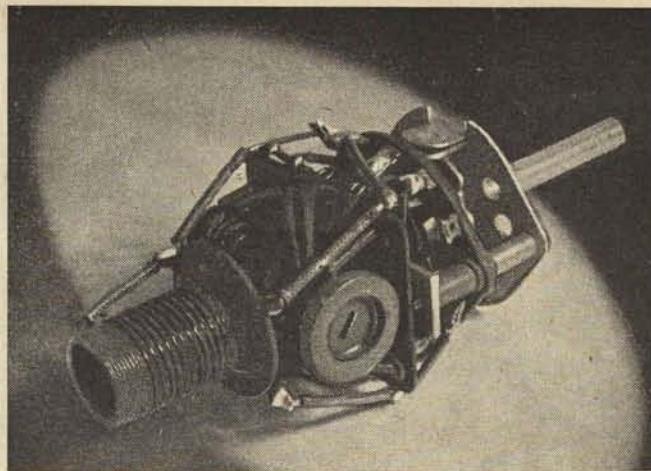Tak vypadá samotná cívková souprava, sestavená z cívek Palafer Kolibri a Mignon, a z přepinače Always. Hodí se i k jiným jednovodovým přijímačům na baterie i na síť.



pak najednou propojme na zemnici zdířku a na kostru. Někdy bude zlobit přepinač, mívá často nespolehlivý dotyk. Napravíme to opatrným napružením pérových kontaktů nebo jejich důkladným očištěním tetrachlorem, případně petrolejem. Kdyby přístroj po uvedení do chodu začal pískat, zkuseme zaměnit přivedy k sekundáru výstupního trafa. Může tu totiž nastat pozitivní zpětná vazba s tímto nežádaným projevem. Rušení místními

stanicemi odstraníme částečně připojením antény přes zkracovač kondenzátor, nejlépe však použitím odládovačů. Ty sestavíme nejsnadněji z odládovacích cívek Palafer 6324, doplněných příslušným otočným nebo i pevným (keramickým nebo slídovým) kondensátorem. Jeho velikost zjistíme podle diagramu, přiloženého ke každé cívce. Přijímač má v této úpravě slušný výkon a velmi příjemný přednes, dík výdatné nf vazbě.

Přijímač vestavíme do skřínky, kterých je už na trhu dost v dobré jakosti, bohužel, poměrně drahých. Při tom musíme pracovat přesně a pečlivě, aby správně vyšly otvory pro knofliky a pro stupnice. Zadní stěnu nezapomeňme opatřit dostatečně velkými otvory. Kostru s přijímačem přitáhneme ke dnu skřínky plechovými pásky, které se prodávají s ní. Knoflik k postrannímu reakčnímu kondenzátoru opatříme prodlužovacím hřidelíkem, jehož šroubek po nasazení utahujeme zevnitř skřínky při odepnuté zadní stěně. Při troše pečlivosti a dobré vůle pořídí si takto i začátečník vzhledný přijímač, s nímž jistě užije dosti radosti z poslechu, než si postaví složitější a dražší superhet.

• Miliampermetr a voltmetr s přesností 2 % a vnitřním odporem  $10 \text{ k}\Omega/\text{V}$ , který není větší než krabička oblíbených Chesterfieldek, mohou si nyní sestavit američtí amatéři ze skutečně „subminiaturních“ součástí, které byly vyvinuty během války pro přijímače a vysílače parašutistů. Srdcem přístroje je malíčký mikroampérmetr v průměru 3 cm a hloubkou 1,8 cm. Přes nepatrné rozdíly má přístroj nožovou ručku a 50dílkovou stupnici jako jeho větší bratří. Přesnost se pohybuje podle rozsahu (0,1 až 10 mA) mezi 1 až 2 procenty. (RN 1/47.) -rn-

Redakci Radioamatéra, Praha.

Dovolují si Vás upozorniti na zajímavou chybu u elektronek se stínicím povlakem. Stala se mně posledně u superhetu s mf 125 kc. Přijímač bez příčiny umíkl a ladící indikátor ukazoval největší signál. I při vytáhnutí měničí cívky indikátor zůstal roztažen. Po bedlivém šetření jsem zjistil, že stínici povlak mf elektronky EF9 není spojen s kathodou. Elektronika silně kmitala na mf kmitočtu. Na pohled se zdál povlak v dobrém stavu. Tato chyba může být pro méně zkušeného těžko objevitelnou, neboť ji někdy ani zkoušec elektronek neobjeví, zvlášť je-li vodivý povlak zatřen barvou.

S amatérským pozdravem

M. Staněk,  
Dol. Těšice, p. Kelč.

## Zdokonalené pajedlo z továrního těliska

K článku v letošním 1. čísle na str. 18 doplňuje autor ještě další zdokonalení. Aby bylo zkrátit ještě více držák, je tělisko spojeno kroužkem z železné trubky porcelánovou trubičkou z přepáleného drátového odporu, která je dokonalým tepelným isolantem a může být zcela krátká. Její dutinkou prochází síťový přívod, jehož jediný vodič je isolovan keramickými perlami a druhý konec je nasazen do štíhlého držadla. Celé pajedlo je 155 mm dlouhé, bliží se rozměry i vahou plnicímu péru a tak se také s ním pracuje.

Pro odkládání je výhodný držák, do něhož se zasune tělisko podobně, jako hrot plnicího péra do stojánku. Je to způsob příručný a účelný i tím, že kryt (vyrobený z plechu) chrání tělisko před příliš rychlým ochlazením, takže ve chvíli, kdy je vytáhneme z držáku, je tělisko předechnuto. To má svou cenu u těliska úsporného, jakého právě používáme. Nesmíme ovšem tepelnou isolaci provést příliš dokonale, protože by se tělisko přehřívalo, tedy žádný asbest. Jinak je rovněž výhodné, nemůže-li ke hrotu příliš snadno vzduch, neboť okysličování nemůže postupovat tak rychle, jako na otevřeném prostoru.

J. Milfajt.

## Žhavici autotransformátor

Žhavení elektronek je dnes dosi velkým problémem. Používáme elektronky z německého válečného materiálu s žhavením 12,6 V, kromě toho třebas v témže přístroji šestivoltových normální řady E a někteří dokonce mají ještě zásobu čtyřvoltových elektronek, které pro svou jakost a trvanlivost zasluhují, abychom jich i dnes využili. Ušetříme tím dosi značnou částku.


Jak všechny ty elektronky žhat? Není možné mít větší počet transformátorů se vsemi druhy žhavení, a ne každý typ dovoluje převinout závity. Starší amatéři mají transformátory s jediným, dnes již nepoužívaným

napětím, které zahálejí. Proto si pomůžeme jinak. Navineme malý autotransformátor, který má všechna v úvahu přicházející žhavici napětí, a lze jej připojit na žhavici vinutí síťového transformátoru přístroje. Předpokládáme maximální proud 5 A při 4 V a počítáme s výkonem 20 W. Stačí sloupek 6  $\text{cm}^2$ . Vybereme si tedy plechy z šířky středního sloupku 20 mm, takže transformátor bude malý a lehce jej upevníme třeba i pod kostru. Na volt připadá 7,5 závitů, takže odbočky jsou (s ohledem na ztráty v ohmickém odporu vinutí jsem volil u prvních dvou odboček větší počet závitů): pro 2,5 V - 20 závitů, pro 4 V - 31 závitů, pro 6,3 V - 42,5 závitů, pro 12,6 V - 94,5 závitů. Napětí 2,5 volty potřebují staré americké elektronky, ostatní není třeba vysvětlovat. Pro vinutí do 4 V je výhodnější použít drátu průměru 1,5 milimetru, na zbytek stačí 1,1 mm.

Upozorňuji ještě na to, že běžné elektronky usměrňovací (kromě EZ2, EZ11 a RG12D60) není možno žhat z vinutí galvanicky spojeného s žhavením zesilovacích elektronek; pro ně musíme mít vinutí zvláštní. J. V.
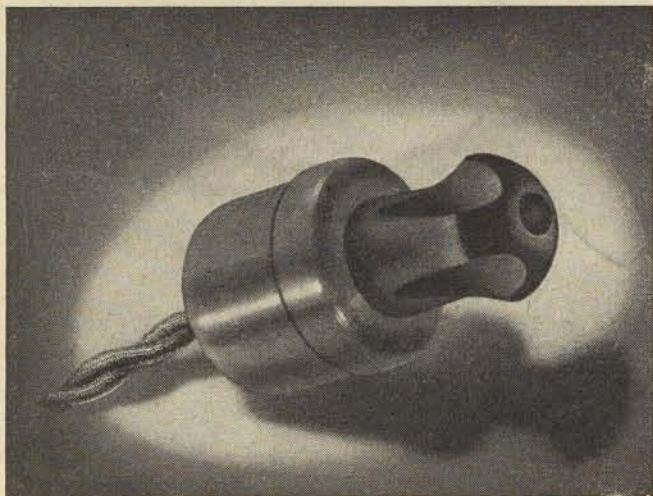
## Co s RV12P4000?

V domnění, že tato elektronka je koncová, sestříjil s ní čtenář Radioamatéra p. J. Beneš v Praze dvoulampovku s detekčním stupněm s P2000 a koncovým, osazeným právě touto elektronkou -P4000. Není to než výkonější odrůda předchozí, vyznačená větším zesilovacím činitelem a strmostí. Přesto dosáhl dobrých výsledků a přístroj přijímal spolehlivě rádu stanic na krátkých vlnách i na vlnách středních. Podstatné rozdíly proti obvyklým elektronkám jsou tyto: kathodový odpor koncové 800 ohmů, blokován 20  $\mu\text{F}$ , v přivedu stínici mřížky 15 000 ohmů, blokován kondensátorem 0,5  $\mu\text{F}$ , výstupní transformátor pro připojení magnetického reproduktoru 2000 ohmů na jádro 2 × 2 cm průměr 8000 závitů, sekundár 2000 závitů, obé z drátu 0,1 mm, plechy skládány souhlasně. Síťová část má transformátor a obvyklou dvojcestnou usměrňovací elektronku.



## MALE MAGNETICKÉ SLUCHÁTKO

pro přenosné amatérské přijimače a k přístrojům pro nedoslýchavé

dokončíme vyvrtávacím nožem, kterým musíme také pozorně zarovnat dno. Potom osoustružíme vnějšek hrnečku na správný průměr, vyhladíme, na okraji vyřízeme závit stejného stoupání jako na víčku, a řežeme tak dlouho, až jde vícero lehce, ale bez zbytečné výle našroubovat. Potom zapichneme upichovacím nožem drážku v místě, kde má hrneček vnější dno, srazíme a zaoblíme úhledně hrana, a dokončíme upřesnění.


Poté narazíme do otvoru hrnečku magnet, a nastačí-li k pevnému osazení těsně vyvrtnutý otvor, upevníme jej opatrným roznýtováním okraje otvoru zásekem jemného sekáčku (dlátku), nebo důlčíku. Dbejme, aby magnet seděl v dutince souose. Na brusce, nebo jen ručním brouska sbrousíme pak horní okraj hrnečku i s magnetem do přesné roviny. Aby membrána, položená přes okraj hrnečku, měla mezi magnetem mezeru, zarazíme jej lehkými poklepy kladívka hlouběji. Hloubku kontrolujeme přikládáním rovného ostrého nože přes okraj hrnečku a magnet (nožové pravítko). Mezera nemá být zbytečně veliká, klesá tím citlivost sluchátka, ne ovšem tak malá, aby membrána nemohla kmitat. Můžeme ji opravit i na sluchátku hotovém.

Na membránu lze použít ocelové planšety, kterou koupíme v síle asi 0,1 mm ve velkých železářských závodech (v Praze V. J. Rott na Malém náměstí, Praha I). Sami jsme však vystříhlí kotouček z membrány sluchátka, které bylo v 3. čísle t. 1. přeškoleno na malý reproduktor, a membrána z něho zbyla. Abychom dosáhli při malém průměru větší poddajnosti, sbrousili jsme ji na tloušťku asi 0,05 mm, a to zejména na okraji. Střed v okolí magnetu nezeslabujeme pod 0,1 milimetru. Membrána musí být přesně rovná, ne klenutá. V nouzi ji na něko-

**A**by se vám toto vděčné dílko podařilo aspoň tak, jako nám, potřebujete především tyčinku z magnetické slitiny rozmeru asi prům.  $5 \times 13$  mm, a trochu dovednosti a možnost pracovat na soustruhu. Magnet jsme našli ve vojenském výrobním přístroji a na jeho jakosti hlavně záleží, jak bude sluchátko citlivé. Tyčinka, kterou jsme měli, byla velmi křehká, měla hrubý krystalický lom a udržela si přes broušení a jiné odmagnetovávání práce dostatek magnetismu, aby sluchátko bylo citlivosti prakticky rovné běžnému sluchátku velkému. Po stránce přednesu vyzněl nestránný úsudek jiných zřejmě ve prospěch této malé obměny. Zejména výšky, běžným sluchátkem opomíjené, jsou tu jiskřivé při slušném přednesu hloubek. Toto sluchátko je především výhodným doplňkem zesilovače s mikrofonem pro nedoslýchavé, popsaného v 4. čísle t. 1. Zcela jistě je však ocenění v radioamatérství, jednak pro jeho pěkný přednes a také pro malou váhu a snadné umístění přímo v uchu; obtížné náhlavní pásky a tisivné mušle odpadají.

Hlavní součástkou je malý tyčkový magnet, který odložíme z tyčky a předběžně sbrousíme na čelech do roviny. Magnet M je současně jádrem cívky C s vinutím. Magnetickou cestu uzavírá hrneček H z měkkého soustružnického železa, který má na okraji jemný závit pro nemagnetické víčko V s výstupkem pro nasazení gumového nástavku do ucha. Víčko a hrneček svírají mezi sebou okraj jemné membrány z železného plechu sily 0,1 mm. Rozměry lze odvodit z výkresu. Víčko tvoří nad membránkou malou tlakovou komůrkou s otvorem 2 mm. Výstupek víčka má osazení, na které navlékneme gumový nástavec, který sluchátko drží v uchu. Tvar ukazuje obrázky: podobá se s mladé houbě lišce s kloboučkem na čtyřech místech vykousnutým, aby okraj v uchu lépe držel, měkčí pružil a aby zbyly kanálky k větrání ušní dutiny při vsazeném sluchátku. Vybrusili jsme jej na strojní brusce z gumové nožky pod přístroje.

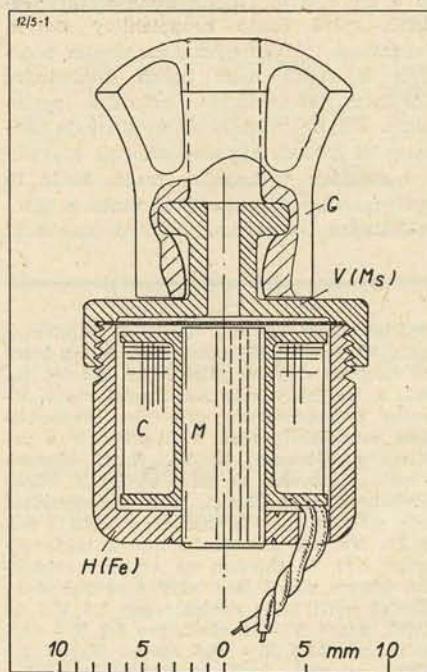
Hrneček s víčkem jsou přiležitostí k osvědčením trochy soustružnické dovednosti. Začneme víčkem, které je z mosazi nebo z texgumoidu, nebo z jiného hutného materiálu. Vhodný válcový kousek upneme do universální hlavy soustruhu,



zavrtáme otvor 2 mm, vybereme nožem dutinu pro nasazení na hrneček, vypracujeme osazení pro vznik tlakové komůrky, jež je asi 0,2 mm hluboká a vyřízeme vnitřní závit se stoupáním asi 0,6 milimetru. Jde to snadno do měkkého materiálu, abychom však mohli závit dohotit až do konce, musíme soustruhem totičti ručně. To však práci podstatně nezdří, protože potřebné hloubky závitu dosáhneme na trojí nebo čtvrté projekci. Pak vypracujeme jemným upichovacím nožem horní část víčka s osazením pro gumový vývod a nakonec víčko upichneme. Méně zkušený pracovník jistě po prosí o pomoc příteli, který se v podobné práci vyzná.

Hrneček pro magnet vysoustružíme z měkkého železa, jehož váleček nejprve na soustruhu provrtáme otvorem tak velkým, aby bylo lze narazit magnetovou tyčku. Poté vyvrtáme větším vrtákem do patičné hloubky, aby vznikla dutina pro cívku (průměr asi 12 mm). Zbytek

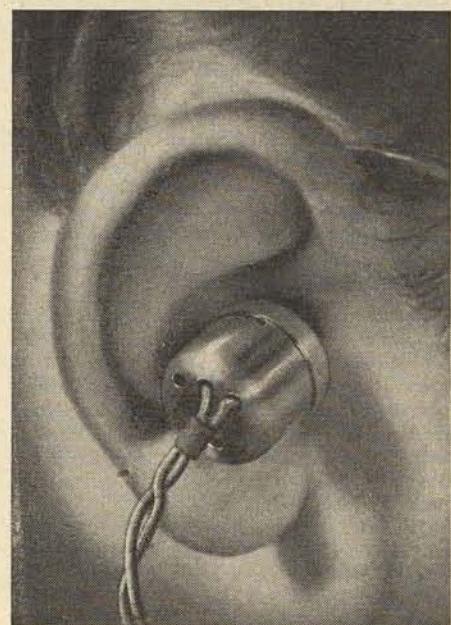Sluchátko, vložené do ucha, je při vhodném zabarvení velmi málo nápadné.



lka místech na okraji nastříhneme. Kdyby nebylo možné opatřit si ani membránu, ani planšetu, zkuste to s železným plechem z krabiček, který vyžíváte a vyrovnáte, přibíjete na kousek prkénka, s ním upnete do soustruhu a vybrousite jemným smirkem na žádanou sílu.

Kostru pro vinutí cívky jsme využili z habrového dřeva, které i při poměrně tenkých stěnách vydrží velké namáhání, jaké tu máme. Stejně se hodí fibr nebo texgumoid. Na vinuti použijeme buď jemného drátka ze staré sluchátkové cívky (při čemž se zhruba přesvědčíte, co to znamená, být trpělivý), nebo drátka silnějšího. Je-li stejnosměrný odpór sluchátku menší než asi 500 ohmů (toho dosáhneme ovinutím drátkem 0,05 mm), musíme používat přizpůsobovacího transformátorku, zvlášť jde-li o připojení k málo výkonným elektronkám bateriových přístrojů. Vývody cívky sluchátku musíme vhodným způsobem nastavit kabilky, zajištěními proti vytrhnutí, a ta pak vvedeme otvůrkem ve dnu hrnečku. Kabilkám musí být tenký, jednak aby nezabral příliš mnoho místa ve sluchátku, dále aby byl přiměřený rozměrům sluchátku. Osvědčil se tenký kabilkám tolex s textilní lakovanou izolací, nebo i vý kablik, který stočíme ve dvoužilový a protáhneme celuloidovým roztokem. Tím jej impregnujeme proti vlhkosti a spojíme v tenký, ohebný, pružný a přiměřeně odolný přívod. Minime kabilkám asi s 20 drátky síly 0,05 mm nebo pod.

Mnohý zájemce o stavbu tohoto sluchátku nebude moci použít soustruhu. Ani pak není zcela vyřazen z možnosti dosáhnout dobrého výsledku. Může se pokusit o sestavu hrnečku z trubky a železné destičky, závit pro výšku může rovněž obejmít naražením víčka a připájením. Na důvtipu a dovednosti bude pak záležet, zda se tato zjednodušení projeví jen ve vzhledu, anebo také v činnosti sluchátku. Nepodaří-li se získat důkladně „tvrdý“ magnet, nezbude než sluchátko po sestavení zmagnetovat. To se může stát tím, že zjistíme polaritu sluchátku způsobem popsaným v článku „Reprodukтор ze sta-



Sluchátko „explodované“; snímek ukazuje membránu a částečně vysunutou cívku.

rého sluchátku“ na str. 77 letošního 3. čísla. Pak v souhlase s ní připojíme sluchátko na zdroj stejnosměrného napětí, tak aby jím protékal proud tak veliký, jaký vinuti právě ještě snese. Najdeme jej podle síly dráhu v tabulce měděných drátů v VII. vyd. „Fyzikálních základů radiotechniky“. Delším zapojením se takto obnoví magnetismus, zesláblý broušením a poklepáváním na magnet. Zapojíme-li sluchátko při použití do obvodu, kterým ss proud protéká, dodržujme rovněž polaritu, neboť při nesprávném připojení bychom je zeslabovali.

Doufajme jen, že k „radioamatérskému blahobytu“ u nás přispějí i výrobci dodávka vhodných součástí pro odvážnější pokusy. V daném případě jsou to právě drobné magnety, s nimiž lze stvořit mnohé kouzlo pro obohacení a rozšíření amatérské práce.

mnohokrát dokázali, že jsou stateční a že neznají bázně.

Na jaře roku 1946 vydala vláda SSSR zvláštní nařízení o radioamatérských. Podle něho bylo v SSSR ustaveno mnoho nových klubů. Kluby v Moskvě, v Leningradě, v Kyjevě, ve Lvově, v Minsku, v Rize, v Baku, ve Sverdlovsku, v Gorkém, v Kujbyševě, v Rostově na Donu a v mnoha dalších městech jsou střediskem statisíců radiotelegrafistů. Kluby pomáhají rozširovat theoretické i praktické znalosti, organizují pro radioamatéry přednášky, kurzy a testy, aby zjistily největší počet nařízených spojení se zahraničními amatéry, pořádají výstavy nejlepších vzorných přístrojů přijímacích i vysílacích. Členové klubů mají kroužky v podnicích a ústavech, na školách, v kolchozech i v sovchozech. Zkušení radiotelegrafisté besedují s mládeží o nejrůznějších otázkách radiotechniky.

Klub v Gorkém vyškoli roku 1946 680 radiotelegrafistů pro krátkovlnné vysílání a 350 telegrafistů pro vysílání a příjem Morseových značek. Uspořádal výstavu přístrojů, postavených radioamatéry. Nejstarší sovětský radiotelegrafista pro vý-

sílání a přijímání na krátkých vlnách v Gorkém, Lbov, velmi často přednáší o radiotechnice. Inženýři Anikin a Rachlin pomáhají radioamatérům při konstrukci přístrojů.

Velmi často pracují radioamatéři v Moskvě. Kromě městského radioklubu je tam řada kolektivních amatérských stanic, radiolaboratoří, sekci a kroužků. Je tam Ústřední laboratoř pro krátkovlnná vysílání, Ústřední radiostanice dobrovolného spolku Osoaviachim, radiová stanice při ústavu komunikačních inženýrů, radiolaboratoř moskevského Domu pionýrů a jiná při Ústřední stanici mladých techniků.

Ústřední radioklub SSSR má asi 400 nejlepších radiotelegrafistů, vyškolených pro vysílání a příjem na krátkých vlnách. Členy klubu jsou také význační učenci, konstruktéři a inženýři. Ústřední radioklub veřejně využívá práce venkovských klubů, dává jim učební a metodické instrukce, pomáhá všem radioamatérům, kteří jej o něco žádají. V klubu je zřízeno přednáškové oddělení, kde pracuje akademik Berg, generál-major Bajkuzov, profesor Neiman, Kukseenko a jiní. Nejpopulárnější sekce Ústředního radioklubu je krátkovlnná. Řídí práci klubovní stanice, pořádá přednášky o krátkovlnném vysílání a o konstrukci přístrojů.

Velkému zájmu se těší i televizní sekce, která uspořádala přes 10 odborných přednášek, jež vyslechlo více než 2000 lidí. Večer se předvádějí filmy a divadelní hry, které vysílá moskevská televizní ústředna. V laboratořích pro televizi, které vedou inženýr Gauchman, konstrukční inženýř Levandovskij, Lobanov, Rjabov, Sidorovič, Kornienko, Danilov a jiní, se pracuje na nových televizních přijímačích, na velikém projekčním televizoru, který umožní přímý přenos z kterehokoliv místa právě tak, jako film.

Nejzajímavější soutěž pro radioamatéry roku 1946 byla první a druhá poválečná všeobecná soutěž radiotelegrafistů-operátorů. Soutěž se zúčastnilo několik tisíc radiotelegrafistů z různých měst SSSR. Z toho byla skoro polovina začátečníků. V testu, který se konal po válce, byly zařazeny kolektivní radioamatérské stanice i jednotlivci. Mezi radiotelegrafisty, kteří se specializovali na krátkovlnné vysílání a příjem, podali nejlepší výsledky moskevští radiotelegrafisté, členové Ústředního radioklubu SSSR: Bělousov, Šuldin a Prozorovskij. Bělousov navázal na příklad několik velmi vzdálených spojení s Ceylonem, s Indie, s Amerikou atd.

V testu, který uspořádal loni Ústřední radioklub ve vlnovém rozsahu 20 až 40 metrů, se umístil jako první Nikolaj Kazanskij. Navázal 37 vzdálených spojení s různými zeměmi světa. Celkový rozsah těchto spojení byl 348 000 kilometrů. Na druhém místě byl radiotelegrafista V. Bělousov. Navázal za 12 hodin 23 spojení se všemi šesti pevninami.

Každý sovětský radiotelegrafista, který pracuje na krátkých vlnách, má vysílač i přijímací přístroj vlastní konstrukce.

Okrh radioamatérů v SSSR stále roste. Roku 1947 se počítá s dalším podstatným rozvojem. Přispívá k tomu zvláště promyšlená a pečlivá práce sovětských radioklubů mezi obyvatelstvem a především mezi mládeží. Mládež, která v klubech studuje radiotechniku, připravuje se tím pro práci v radiotechnickém průmyslu a ve spojovacích ústavech, pro službu ve spojovacích oddílech sovětské armády.“ S. Tiunov.

## RADIOAMATÉŘI V SSSR

Nedávno oslavili sověti radioamatéři 20. výročí vzniku svého hnutí. Předsedou Rady ústředního radioklubu je Ernst Krenkel, hrdina Sovětského svazu. Starší čtenáři t. l. jistě si vzpomenou na spojení, jež s Krenklem, tehdy radiotelegrafistou Papaninovou výravou k severnímu pólu, navázal český amatér - vysílač OKIP v létě 1937. E. Krenkel podává o dnešním stavu radioamatérství v SSSR tyto informace.

„Sověti radiotelegrafisté mají slavnou minulost. Zúčastnili se již plavby ledoborců, které jely zachraňovat výpravu italského generála Umberta Nobile, když jeho vzducholodě havarovala v Arktidě. Vystoupali se svými přístroji na vrcholky Kasbeku a Elbrusu, pracovali jako spojaři v Pamiru a na Čukotce jako členové expedic, udržovali spojení na pochodu pouště Kara-Kum, putovali kolem světa na parních sovětských obchodních loďstva atd. Za Vlastenecké války udržovaly tisíce sovětských radiotelegrafistů spojení na frontách i v partyzánských oddílech, a



## CEJCHOVANÝ VSTUPNÍ ZESILOVAČ

pro měření osciloskopem

Zesilovač se ziskem přesně 100 a s možností porovnat měřené napětí s kontrolním napětím známé hodnoty (0,5 V) o kmitočtu 50 c/s; přístroj je připojen a napájen z jednoduchého osciloskopu s citlivostí 0,1 V na 1 cm obrazku. Cejchované zeslabovače dovolují rychle zjištění velikosti měřeného napětí.

Dole pohled pod kosítku cejchovaného zesilovače. Vlevo říditelný kathodový odpor pro nastavení zpětné vazby, uprostřed malý odbručovač, vpravo objímka EF14.

Nejhojněji dnes používáme osciloskopu s obrazovkou při tónových kmitočtech jako speciálního voltmetu, který vedle velikosti udává i průběh pozorovaného napětí. Je to, jak víme, voltmetr s nulovou spotřebou, zato s chybou větší, než u ručkových měřidel, jednak pro dosti značnou šířku světelné stopy, jednak pro nejistou nulu. Přes uvedená omezení vystupuje stále více do popředu údaj samotné hodnoty: při pozorování zbytkového napětí brucivého chceme znát vedle průběhu i velikost, při kontrole napětí z mikrofonu nebo přenosky žádáme rovněž aspoň rádové velikost atd.

Tomuto zjištění u dosavadních osciloskopů nejvíce překáží okolnost, že většinou nedovolují snadné a rychle zjištění velikosti pozorované hodnoty. Obvykle pak používáme okliky: odměříme výšku obrázku na stínítku, poté zavedeme na vstup osciloskopu napětí z měnitelného nebo cejchovaného zdroje (na př. tónový generátor s cejchovaným zeslabovačem) a pak buď nastavíme stejnou výšku obrázků a odečteme napětí podle zeslabovače pomocného zdroje, anebo prostě provedené napětí z tvrdého, zatižitelného zdroje změříme. To je oklika, která zdržuje. Po ložili jsme si proto za úkol, doplnit svůj starý oscilograf podle popisu z 10. č. RA, roč. 1940 jednostupňovým zesilovačem, s jehož pomocí bylo by lze měřené napětí zjistit odečtem na jednoduchých stupnicích a prostým výpočtem, proveditelným z hlavy. V oboru tónových kmitočtů, od 20 do 20 000 c/s, žádáme chybu ne větší než 5 %, kterou pokládáme za primřenou, vzhledem k omezené přesnosti odečtu na osciloskopu.


Ke splnění těchto požadavků je zapotřebí zesilovacího stupně se známým a dostatečně stálým ziskem, a vestavěného zdroje porovnávacího napětí. Protože zmíněný starý přístroj má citlivost nevelkou, asi 1 cm výšky obrázku na 0,1 V napětí na vstupních zdírkách, a také s ohledem na dosažení okrouhlých desítkových součinitelů potřebujeme zisk v zesilovaci elektronice 100. Snadno bychom ho dosáhli

i s běžnou vf pentodou, protože však žádáme, aby násr. zesilovač byl ustálen zápornou zpětnou vazbou a aby pracovní odpor nebyl větší než 100 kΩ (omezení vlivu kapacit na kmitočtovou charakteristiku), použili jsme elektronky z tak zv. televizních pentod. Zájemci si mohou vybrat mezi EF14, která je i v našem vzorku, vojenské LV1, nebo konečně běžné koncové pentody s velkou strmostí, na př. AL4, EL3, EBL1 atd. Je pravděpodobné, že kromě větších rozměrů nebude v zapojení podstatných změn.

Důležitou součástí cejchovaného zesilovače jsou cejchované zeslabovače. Mínime jimi dělíme napětí se známým stupněm zeslabení. Bylo by lze vystačit s jediným na vstupu. Protože však chceme odstupnění jemné, 1:3:10 atd., byl by dosti omezen vstupní odpor. Praxe ukazuje, že není možné překročit hodnotu vstupního odporu asi 1 MΩ, a i pak je stupeň nej-

bliže plné citlivosti, kdy je tedy mřížka elektronky připojena asi na odpor 0,3 MΩ, vyznačen charakteristikou, klesající ve výskách, leda bychom zařadili kompenzační kondensátor paralelně k prvnímu členu děliče, v daném případě 0,7 MΩ, kondensátor je ovšem připojen jen při změněném druhém rozsahu. Tuto potíž je možné vyloučit tak, že jediný zeslabovač vstupní nahradíme dvěma: na vstup dámězeslabovač 4 s poměry 1:100:10 000, a druhý, který překrývá rozsah 1:100, ve stupních 1:3:10:30, zařadíme až za první zesilovací stupeň. V tomto případě máme mřížku první elektronky připojenou vždy na odpor poměrně malý, předpokládajíc, že měřený zdroj, třeba nesmese podstatně zatížení, má nejvýše odpor řádu 100 kΩ. Pak můžeme složit vstupní dělič z odporů poměrně velkých, na př. v našem případě dosahuje celkového odporu přes 2 megohmy; bylo by však lze jit až na 10 MΩ (stupně 10 MΩ, 100 kΩ, 1111 Ω). To je podstatný zisk, protože pro některá použití je hodnota 1 MΩ právě na mezi použitelnosti, a ještě je vykoupena složitost připojování korekční kapacity (u zeslabovače na vstupu s poměry 1:0,3:0,1 atd.).

Nesmlíme ovšem ani vady té úpravy, kterou jsme si vybrali. První je poněkud komplikované odečítání na zeslabovačích, namísto jednoho máme dva a jejich údaje je třeba násobit, abychom dosáhli výsledné zeslabení. Dále, chceme-li použít ještě zeslabovače plynulého, což je v našem případě lineární potenciometr na výstupu, musíme zeslabovač stupňový zařadit do anodového obvodu. A tu především při zeslabování zůstává konstantní složka bručení v anodovém obvodu, který tedy musí být napájen ze zdroje dokonale filtrovaného. Za druhé vazební kondensátor 0,1 μF musí mít dokonalou izolaci, neboť napětí na něm se při změnách

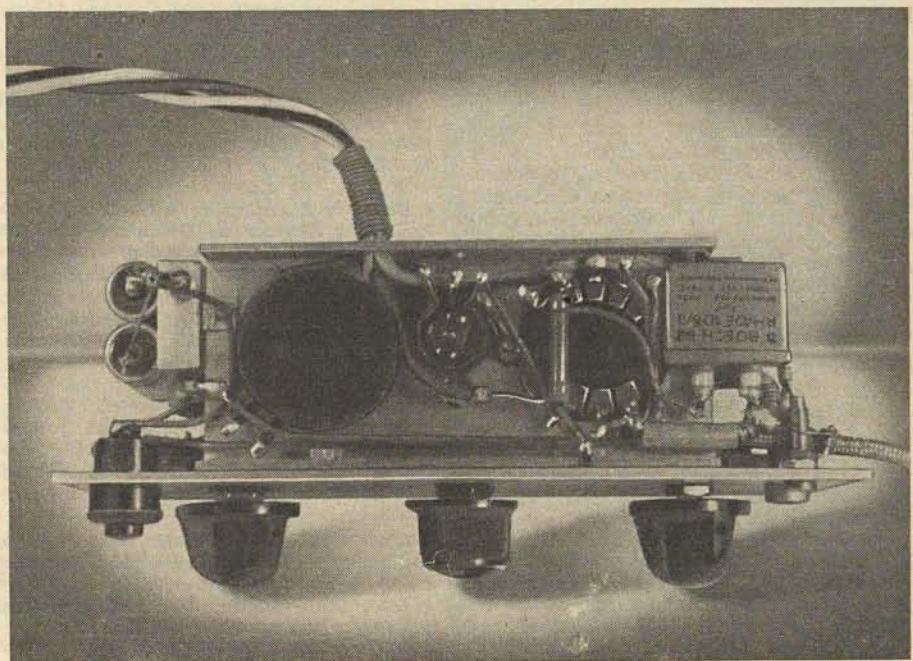

**B** mění. Konečně členy děliče **B** je třeba vypočítat, poněkud složitěji, jak o tom jedná zvláštní úvaha na straně 120. tohoto čísla. Jiné nedostatky tu však nejsou, a ty, které jsme uvedli, jsou snesitelné.

Aby bylo možné nastavit libovolnou velikost obrázku na stínítku a pozorovat při nevhodnějších poměrech, máme před výstupem zesilovače ještě třetí zeslabovač **C**, tentokrát plynulý. Je to lineární potenciometr  $0,5 \text{ M}\Omega$ . Hodnota  $0,5 \text{ M}\Omega$  dává při neveliké vstupní kapacitě následujících stupňů (krátký stíněný přívod atd.) nepatrnou závislost kmitočtové charakteristiky na nastavení zeslabovače **C**.



Na výstupní svorku, která je s kostrou spojena vždy přes poměrně značný odpor (ještě při nastavení 0,1 je to  $5 \text{ k}\Omega$ ) přivádíme známé porovnávací napětí. Děje se to stisknutím tlačítka, při čemž porovnávací napětí odebíráme ze žhavení, není-li jiná vhodnější možnost. Protože při citlivém zesilovači, jaký máme zde, je nezbytno uzemňovat žhavici obvod s pomocí tak zv. odbzučovače, musíme porovnávací napětí získat druhým odbzučovačem, který nastavíme až když jsme nastavili první, ve schématu vyčárkováný, který vestavíme do původního zesilovače v osciloskopu. Nastavíme mezi jejich středními vývody napětí přesně 0,5 V. Je účelné, vyvedeme-li porovnávací napětí na svorku na čelní stěnu vstupního zesilovače, abychom je mohli občas překontrolovat a opravit.

Zmínilí jsme se o potřebnosti zpětné vazby. Je proudová a vzniká na části potenciometru **Rk** tím, že jen druhá jeho část je přemostěna kondensátorem **Ck**. Potenciometr nastavíme tak, aby zisk zesilovače byl přesně 100. Zjistíme to snadno: Na vstup zesilovače v osciloskopu, tedy až za nás přídavný přístroj, zavedeme pomocné napětí třeba přes transformátor ze sítě, které si vhodně změníme tak, abychom dostali výšku obrázku na stínítku přesně 5 cm. Pak připojíme vstupní zesilovač, přepneme **B** na největší citlivost, ale **A** do polohy 1, t. j. útlum vstupního zeslabovače **A** je 100. Je-li zisk 100, dostaneme na stínítku právě také 5 cm vysoký obrázek. Nemí-li, pak měníme nastavení **Rk** tak, až je to splněno.

Vstupní dělič má členy takových hodnot, aby vždy část děliče, zařazená mezi mřížkou a zemí, byla k celkovému odporu dě-

Vnitřek cejchovaného vstupního zesilovače. Vpředu napájecí přívody, vyvedené na patku elektronky a stíněný vývod zesíleného napěti. Na čelní desce stupňový a plynulý zeslabovač, před nimi elektr. EF14.

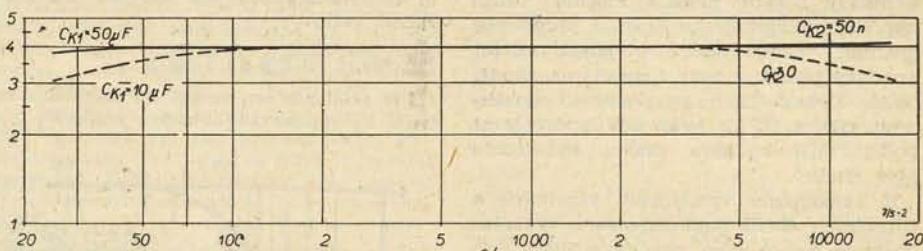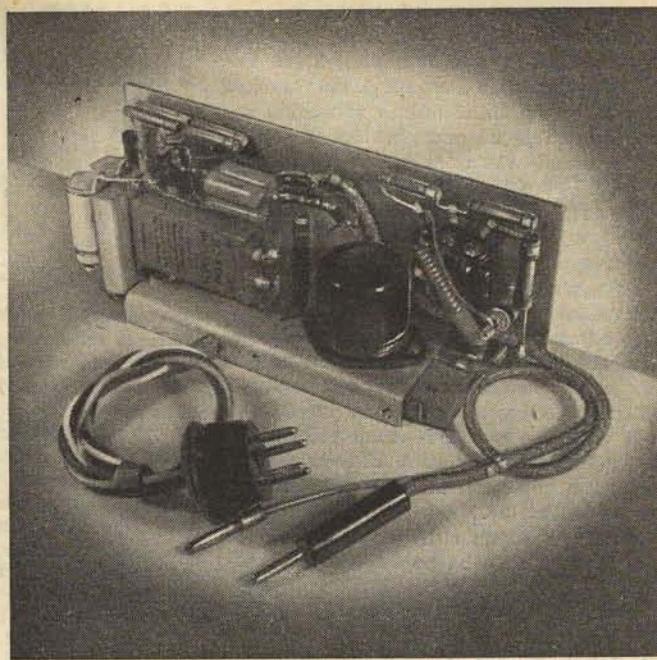Kmitočtová charakteristika zesilovače po provedení oprav (vytaženo plně). Příliš malý katodový kondens. působil úbytek hlubokých bokých tónů. Výstupní kapacita působila úbytek výšek, opravený zablokováním celého katodového odporu kondensátorem  $50 \text{ nF}$  (Ck2).



liče v poměru žádaného zeslabení, t. j. 1:100 a 1:10 000. Totéž pravidlo neplatí pro dělič **B** v anodovém obvodu, neboť tam k děliči připínáme ještě potenciometr **C** paralelně. To vede ke složitějšímu vzorcí, jehož odvození podáváme jinde, a jehož výsledkem jsou hodnoty, vepsané do schématu. Rozumí se, že hmotové odpory, kterých tu použijeme, nejustujeme nebo nevybíráme na 0,1 %, nýbrž nejvýše asi na 1 %.

Za děličem **B** je potenciometr **C** s lineárním průběhem, kde je útlum zase v obvyklé souvislosti s nastavením. — Abychom mohli snadno zjišťovat vstupní napětí, upravíme vztah mezi vstupním a výstupním napětím takto:

Jestliže obrázek na stínítku má touž výšku, ať jej působí napětí měřené nebo po stisknutí tlačítka **T** napětí kontrolní, znamená to, že výstupní napětí zesilovače se rovná 0,5 V. Jsou-li všechny zeslabovače na poloze největší citlivosti, značí to, že vstupní napětí je 100krát menší (zisk zesilovače nastaven přesně na 100):

$$e_1 = 0,5/100.$$

Nastavíme-li dělič **A** tak, že zeslabuje vstupní napětí 100krát nebo 10 000krát, přibude tento faktor, označme jej  $d_A$ . Učiníme-li totéž s děličem **B**, přibude útlum  $d_B$ , který může mít hodnoty 1, 3, 10, 30. A konečně nastavíme-li potenciometr na některou hodnotu mezi nulou a plnou hodnotou, vyznačenou součinitelem


$k$  = zařazená část **C** : celá hodnota **C**, přibude tento faktor ještě do jmenovatele prve uvedeného vzorce:

$$e_1 = \frac{0,5 \cdot A \cdot B \cdot C}{k}.$$

Abychom dostali stručnější vyjádření, sloučme zisk 100 se součinitelem  $d_A$  v hodnotu **A**, která bude podle polohy přepínače 0,01, 1, 100. Součinitel  $d_B$  dělme 10, a dostaneme nový součinitel  $B = 0,1, 0,3, 1, 3$ . Abychom nezměnili význam zlomku, musíme jmenovatel, t. j. součinitel  $k$  dělit 10, a dostaneme jeho hodnoty 0,1, 0,09, 0,08 atd. až 0,00. Na stupnici vyneseme **k** v setinách, t. j. 10, 9, 8 atd. až 0. Kontrolní napětí 0,5 V převědeme do jmenovatele jako 2, takže konečně dostaneme jako výsledek, vyrytý také na čelní stěně zesilovače

$$e = 100 A \cdot B / 2 C$$

Kontrolujme ještě, jaké napětí působí na mřížce první elektronky: Pro obrázek přes celou výšku obrazovky potřebujeme na výstupu vstupního zesilovače, t. j. na vstupu zesilovače osciloskopu, napětí 0,5 voltu. S ohledem na stupně zeslabovače **B** a **C** může být v mezném případě na anodě elektronky až 100krát více, 50 V, t. j. při zisku elektronky 100 na mřížce elektronky 0,5 V. To ještě v daném zapojení použitá elektronka zpracuje

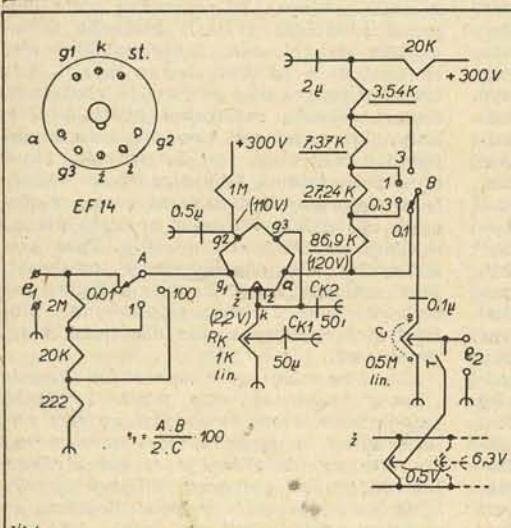


se snesitelným skreslením, a jde o mezný případ; ve skutečnosti tam bude zpravidla napětí menší. Nejmenší napětí, které vyvolá na obrazovce obrázek 1 cm vysoký, bude 1 mV na řídící mřížce vstupního zesilovače. Tu je už nezbytné dobré stínění a odstranění vlivu žhavicího vlákna na bručení. Proto jsme v původním zesilovači osciloskopu, jehož síťová část napájí i zesilovač vstupní, odstranili přímé uzemnění jednoho krajního přívodu žhavení a zařadili tak zv. odbuzučovač, který při zkoušení nastavíme na nejmenší bručení. Druhým odbuzučovačem nastavíme pro tlačítko rozdíl 0,5 V. Nebezpečí bručení je jen v případě, že zdroj kontrolovaného napětí má značný odpor a napětí řádu pod 50 mV. Je-li větší, lze přepnout A do polohy 1 a pak je odpor mřížkového obvodu jen 20 kilohmů a nebezpečí indukce rušivého napěti zanedbatelné.

Jednou ze slabin citlivých zesilovačů je i to, že obrázek běhá po stínku při každé změně napájecího napětí. To je způsobeno tím, že napětí na anodách kolísá a veliké vazební kondensátory, nezbytné pro dobrý přenos nejmenších kmitočtů, přenášeji i tyto pomalé změny. Tento nepříjemný zjev je tu omezen proudovou zpětnou vazbou, která se snaží udržet anodový proud, a tedy i napětí na anodě, stálé. Dokud jsme se pokoušeli dosáhnout cíle s EF12, jejíž zisk nedovoloval podstatnější zpětnou vazbu, byl tento zjev citelný.

K samotnému vyměřování vazebních a filtračních členů není zapotřebí výkladu. Zájemce byl o něm poučen v dřívějších článcích, konstruktér méně zkušený jistě dá přednost práci s vyzkoušenými hodnotami ve schematu. Připojená kmitočtová charakteristika dokládá velmi dobrý přenos hlubokých tónů, malý pokles ve výškách vyrovnao omezení záporné zpětné vazby pro nejvyšší kmitočty, což se stalo zablokováním celého kathodového odporu kondensátorem  $C_{k2} = 50\text{ }\mu\text{F}$ . Jak vypadala charakteristika bez něho a s příliš malým kathodovým kondensátorem, to ukazuje její čárkování větve.

Použití cejchovaného zesilovače, resp. jeho přednosti proti obyčejnému, jsou soustředěny v možnosti zjistit prostou manipulací s údaji děličů napěti velikost vstupního napětí. Připojíme na př. mikrofon, promluvime nař, nastavíme obrázek vhodné velikosti porovnáním s kontrolním napětím, a prostým výpočtem zjistíme, že dává napětí na př. 3 mV. Totéž lze provést s přenosou a jinými zdroji napětí, až po rozhlasový přístroj. Jde-li o zjištění zisku na př. v zesil. stupni, může pracovat celý zesilovač, jak to je s ohledem na možný vliv ostatních stupňů vhodné. Podobně, jako prve, zjistíme napětí na vstupu a výstupu kontrolov. stupně, a poměr druhého k prvnímu udává zisk. Můžeme takto pracovat i na stupních s vysokými odpory, protože značný vstupní odpor našeho zesilovače nezmění podstatně zatížení a tím ani pracovní podmínky stupně. — Další použití je v případech, kdy potřebujeme značnou citlivost: pozorovatelný obrázek na stínku dá již napětí 500 mikrovoltů. Při tom, jak obrázky i zapojení dokládají, jde o velmi levný doplněk osciloskopu, který stojí sotva více než 200 Kčs.

## OSCILÁTOR S doutnavkou

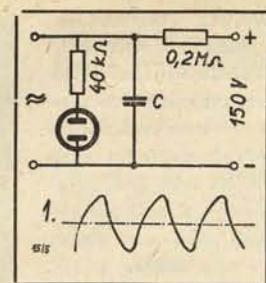

## TŘI NÁMĚTY Z USA


Obraz 1. Zapojení nf oscilátoru s neonkou a tvar střídavého napěti. Kondensátor C má pro 1000 c/s hodnotu 1 nF, pro 400 c/s hodnotu 2,5 nF a pro 200 c/s hodnotu asi 5 nF.

dle obrázku 2. Jeho charakteristika je s odchylkou menší než 1 dB přímá mezi 10 c/s až 5 Mc/s při 14násobném zesílení jednoho stupně. Před anodový odpor 1,5 kΩ je zařazena tlumivka, která opravuje charakteristiku při vysokých kmitočtech. Odpor 5 kΩ a kondensátor 8 μF rozšiřují zase rozsah směrem k nízkým frekvencím tím, že brání vzniku posít. zpět. vazby. Firma Malory & Co. vyrábí tyto dva odpor (1,5 + 5 kΩ) s příslušnou tlumivkou (3 μH) jako jeden celek nastrikaný a navinutý na kalitové kostřice ne větší než dvouwattový odpor. Při montáži ušetří se tím nejen práce, ale i několika druhocenných pikofaradů montážní kapacity, které jsou největšími nepřáteli šífký přenášeného pásmá. Při použití normovaného zesilovače v osciloskopech dosáhneme potřebného zesílení 2000 již se třemi takto vázánymi stupni, při čemž v uvedených mezích se charakteristika neodchylí více než o 3 dB, což postačí i pro dosti náročná měření. Při stavbě je však třeba dbát dokonalého stínění stupňů a nejmenší kapacity spojů.
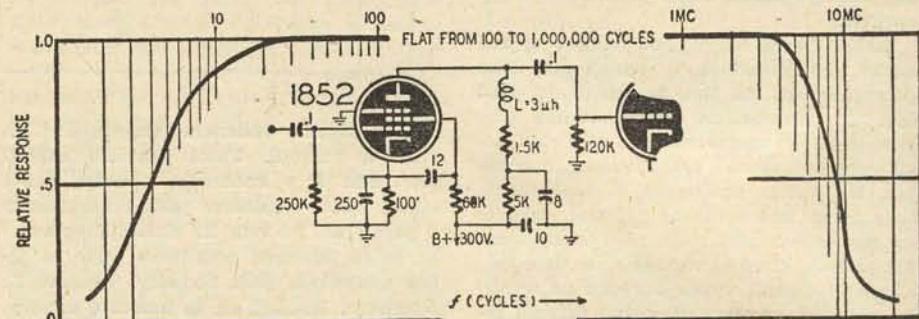
## Zesilovač 10 c/s až 5 Mc/s

Pro přijímače pro standardní černobilou televizi byl normován obrazový zesilovač, po-

Obraz 2. Standardní obrazový zesilovač s elektronkou 1852 (strmost 9,8 mA/V) a jeho frekvenční charakt. (Radio Craft, leden 1947.)



## KRÁTKÉ VLNY

### a předpověď počasí

Předem je třeba omluvy, že nadpis není zcela přesný: v naší zprávě jde totiž jen o předpověď špatného počasí.

Začalo to ve válce, kdy jsme poslouchali Boston na vlně 31 m a kdy nám také chyběly meteorologické předpovědi, které z vojenských důvodů nebyly vysílány. Pravidelný poslech též stanice sám sebou dovoluje pečlivější srovnávat různé podmínky příjmu. Znal jsem tehdy každou podrobnost vysílání, jako na př. huk odjíždějícího vlaku, který se téměř na minutu přesně ozval v mikrofonu a přicházel okny z nějaké stanice blízko studia. Tím více jsem litoval, když přijímací podmínky byly špatné a nedovolily souvisící poslech, nebo když jej úplně vyladily. Když se stalo vicekrát, že byl příjem znemožněn změnou podmínek, počal jsem tyto zjevy registrovat číselnými šiframi v kalendářku. Později, když už záznamů utěšeně přibýlo, přišly těžší doby domácích prohlídek, a tu z obavy, aby záznamy nebyly vykládány jinak, než by člověk mohl zodpovědět, jsem je spálil.

Na zkušenosti z války mne však upomnula zpráva Svobodných novin v rubrice Věda bez počtu ze dne 30. března. Píše se tam, že radarový přijímač objevil zvláštní krátké zvuky, které se v příjmu

vyskytuju za zhoršených podmínek. Právě tyto krátké pískavé zvuky jsou zvláštní charakteristikou známkou, jež ohlašuje příchod špatného počasí.

Sledujete-li příjem amerických rozhlasových stanic, sledujte jej některé dny dobrý, jindy horší, ale vždy je vlna poměrně stálá. Jakmile se však objeví příjem kolisavý, jaksi houpavý (i když je v okolí klid a antena zaručeně nepůsobí kolisání příjmu), tu je možno zcela bezpečně předvídat příchod špatného počasí nejdéle do tří dnů. Zcela zvláštní zjev se vyskytuje některé dny v měsíci, kdy kromě houpavé sily příjmu je rozhlasová vlna provázena zvláštními krátkými pískoty, které patrně vznikají interferencí jedné a téže vlny, jestliže prochází různě dlouhými cestami. Tehdy se odrazí o rychle se deformující ionizované vrstvy v různých výškách a sčítáním v místě příjmu vznikají zvláštní krátké pískoty. Tyto jemné zvuky někdy připomínají „pinkání“, jaké vydává vodní kapka dopadem na vodní hladinu, v následném případě jde o pinkání sice opakováne, ale chaotické a nepravidelné.

Když za míru byl v německém časopise „Funk“ sledován vliv změn zemského magnetismu a měsíčních fází na sílu příjmu. Vlivy magnetické jsem nesrovnával, ale vliv měsíční fáze je možné sledovat bez vědeckých pomůcek. Příjem amerických stanic, v mém případě Bostonu, se obvykle náhle měnil ve dnech, kdy na-

## ODPOVĚĎ Z AMERIKY

(na dopis v letošním čísle 10, str. 265)

Milý Karle,

děkuji Ti srdečně za Tvůj dopis, který mne překvapil i potěsil. Nevěděl jsem, že máme stejně záliby, že jsi rovněž radioamatérem. Byl bych Ti již dříve poslal nějaké radiotechnické knihy. Dosud jsi mi nenapsal, jaké jsou. Tvé dosavadní znalosti radiotechniky, zaslal jsem proto zatím dva „Handbooke“. A protože píšeš, že se připravuješ na licenční zkoušku, také známý Nilsenův „Code Manual“. Ten Termanův Handbook je spíše obecná, ale srozumitelná a velmi užitečná příručka radiotechniky, v Henneyho příručce zase nalezněš všechny potřebné vzorce, spoustu křivek pro rychlé výpočty a mnoho praktických pokynů. Vyžaduje ovšem dobrou základní theoretickou průpravu.

Přibral jsem Ti též letošní katalog firmy McGraw-Hill Book Comp. Inc. (330 West 42nd Street New York 18); tato firma vydává technické a vědecké knihy. Pod záhlavím „Radio and Communication“ a „Physics“ nalezněš bohatý výběr příslušných i vědeckých prací ze všech oborů radiotechniky. U každého spisu je stručný obsah a informace, jaké asi nároky na předběžné vzdělání dilo klade. Jen se neostýchej a shledáš-li nějakou knihu pro sebe vhodnou, napiš mi. Nejsou sice milionářem, ale těch několik knížek moji kapsu příliš nezatíží. Jistě to pochopíš, až se podíváš na ceny; teď po válce je sice u nás dosti draho, ale knížky jsou stále laciné.


Tak se plně uč morseovce a teorii, ať Tě brzy uslyšíš na nějakém „bandu“. Zatím Tě mnohokrát zdravím a přeji Ti mnoho zdaru.

Tvůj strýc

Richard.

Poznámka redakce: Šťastný synovec nám přinesl jak strýcův dopis, tak sličně vypravené a dokonale vázáné knihy i katalog, a přiznal se, že je nad tou spoustou knih, které v něm nalézá, poněkud v rozpacích. Když jsme jej sami prohlíželi, ani jsme se příliš nedivili. Pod heslem „radiotechnika“ je sekupeno neméně než půl druhého sta knížek, jedna lákavější než druhá: asi 15 různých handbooků, řada učebnic pro všechny stupně a druhy radiotechnických škol, několik souborných děl o větších metodách, o teorii a praxi radiokomunikace včetně nejnovějších způsobů FM a televise, asi 20 děl o stavbě a teorii elektronek, příručky pro opraváře a obchodníky a také spisy, pojednávající o radaru, včetně 28svazkového díla, ve kterém uložili přední američtí odborníci své vědomosti, získané při válečném výzkumu a konstrukci radarových souprav. Bylo nám skoro smutno a záviděli jsme svým americkým kolegům, když jsme si vzpomněli na naše výkazy, přeplněné knihami a při tom tak chudé na hodnotné učebnice a příručky, ve kterých bychom se o radiotechnice doveděli něco více, než co nalezneme v zastaralých středoškolských učebnicích fysiky. Klademe si otázku, proč se nemáme dobrou radiotechniku vyučovat, když překladů zahraničních románů (často nevelké ceny) je u nás tolik, že ročně platíme do USA mnoho milionů Kčs na autorských honorářích. Vzpomněli jsme si v té souvislosti na malo povzbudivou statistiku patentního úřadu — z mnoha tisíců patentů, přihlášených loňského roku, byly jen čtyři z oboru elektrotechniky. Od té doby se nemůžeme zbavit dojmu, že mezi těmito zjevy je těsná souvislost.

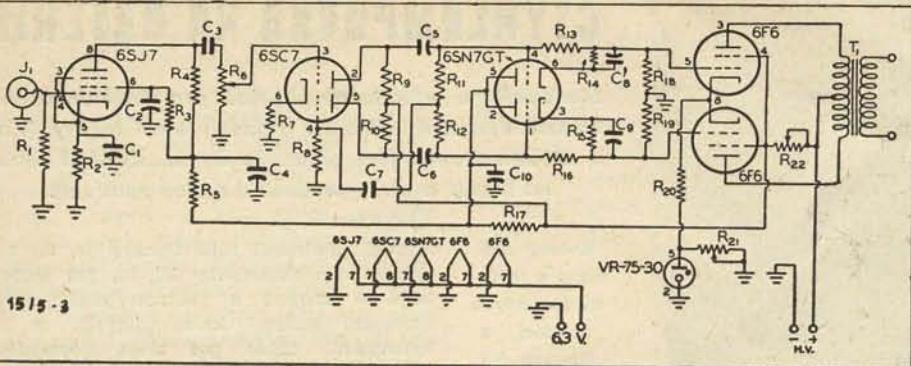(Zájemci o katalog jmenované nakladatelství mohou si jej objednat s odvoláním na tuto zprávu u londýnské pobočky: McGraw-Hill Book Comp. Ltd., Aldwych House, London. Naleznou v něm množství knih ze všech oborů věd přírodních i sociologických.)



### Zesilovač třídy B2 - bez převodního trafo

Ačkoliv zesilovač třídy B2 je pro nf nejúčinnější, přece se ho dosti zřídka používá v dnešních přístrojích. Důvod jest nasnadě: Při tomto zapojení promodulováváme elektronky až do oblasti mřížkového proudu a proto musíme použít jako vazebního člena nf transformátoru vhodné navrženého a dosti rozumného. Je ovšem drahy (i v USA stojí kolem 10 až 20 dolarů), těžký a dosti choulostivý.

Za války, když se ve větší míře začalo používat kathodové vázaných zesilovačů a když armáda potřebovala pro polní aparaturu lehké a výkonné zesilovače s malou spotřebou, přišel zase zesilovač B2 ke cti, avšak v zcela nové úpravě, kterou vidíte na schématu 3. Místo převodního transformátoru je zde použito kathodového zesilovače (6SN7GT), zapojeného jako impedanční transformátor.

Napětí z mikrofonu nebo z přenosky přichází nejprve do vstupního zesilovače, osazeného 6SJ7. Po zesílení je přivedeme na jednu půlku dvojitě triody 6SC7, která tvoří druhý zesilovač člen. Druhá část pracuje jako obvazec fáze s automatickým vyrovnaním souměrnosti (odpory R11 a R12). Tako vytvořené souměrné napětí se přivádí do vlastní budicí elektronky, dvojitě triody 6SN7GT která nezesiluje, nýbrž mění vysokou anodovou impedanci na potřebnou nízkou hodnotu, vlivem mohutné neaktivní zpětné vazby mnohem nižší než ohnický odpór kathodových

Obraz 3. Schema zesilovače třídy B bez buďicího transformátoru (podle QST, leden 1947).

Kondensátory: C1, C8, C9 - 25  $\mu$ F/50 V, C2, C4 - 0,5  $\mu$ F, C3 - 2,2 nF, C5, C6, C7 - 0,01  $\mu$ F, C10 - 8  $\mu$ F/450 V. — Odpory: R1 - 1 M $\Omega$ , R2 - 1,5 k $\Omega$ , R3, R8 - 2,2 M $\Omega$ , R4, R9, R10 - 0,5 M $\Omega$ /1 W, R5 - 50 k $\Omega$ /1 W, R6 - 2 M $\Omega$  log. pot., R7 - 3,3 k $\Omega$ , R11 - 5 megohmu, R12 - 7 M $\Omega$ , R13, R16 - 0,22 M $\Omega$ , R14, R15 - 1 k $\Omega$ /1 W, R17 - 5 k $\Omega$ /10 W, R18, R19 - 10 k $\Omega$ /1 W, R20 - 400  $\Omega$ /10 W, R21 - 1500  $\Omega$ /20 W, R22 - 10 k $\Omega$ /10 W.

pracovních odporů R18 a R19. Jelikož na této odporech vzniká kromě nf budicího napětí příputek anodového proudu také dosti značné kladné napětí, musíme položit potenciál kathod obou 6F6 na napětí ještě vyšší, abychom dosáhli jejich správné funkce. Předpětí musí však být pro správnou funkci koncového stupně zcela stálé a proto je ustaluje doutnavka VR-75-30. Odpor R21 dovoloval pěsne nastavení pracovního bodu obou elektronek.

Takto zapojený zesilovač odevzdá při použití dvou 9 W pentod (6F6) 15 W modulovaného výkonu při skreslení menším než 5 %. To je vzhledem k jednoduchosti a nenákladnosti, výsledek uspokojující; však si jej také autor popis B. H. Geyter (W8WGF/1) v lednovém čísle QST právem pochvaluje; používá ho pro modulaci svého přesného vysílače s populární 807 na konci. O. Horna.

čuje, aby nebylo napětí mezi žhavicím vláknam a kathodou a že rozdíl napětí mezi nimi má být co možná malý, neboť zmenšuje hučení střídavého proudu.“ Potud Amerika.


V datech firem Philips, bývalé Telefunken, i v těch, která mi poskytly odborníci našich továren, jsem nalezl již přesnější podklady. U jednotlivých typů evropských elektronek je zcela pravidelně udáno napětí, které zcela běžně snese isolace mezi kathodou a vláknam. Na př. EF9 má povolenou 100 V ef střídavého nebo stejnosměrného. Totéž napětí má EF6, EF8, EF11, EF12 a EF13, dále EAB1, EB4, EBC3, EBC11, EBF2, EBF11, ECH3, ECH11, EM1, EM3, EM4, EFM1, a EFM11. Napětí 50 voltů připouštějí typy: ECH4, ECH21, ECL11, EF22, EH2, EK3, EL3, EL5, EL11 a EL 12. Typy universální snesou větší rozdíly napětí mezi kathodou a žhavicím vláknam, jak je při důkladnosti isolace pírozené. Na př. UBL21, UCH21 a UF21 dovolují 150 V ef. str. napětí.

Z uvedeného soudím, že větší použitá napětí mezi kathodou a žhavicím obvodem v amerických schematech byla dosažena při více méně odvážných pokusech amerických odborníků i amatérů a není důvod, proč by se týž pokus nemohl podařit i s evropskou nebo československou elektronikou. Uvedená data snad dobře poslouží při takových pokusech, neboť jde o hodnoty, které nebyvají uváděny v obecných pramenech.

P. Motyčka.
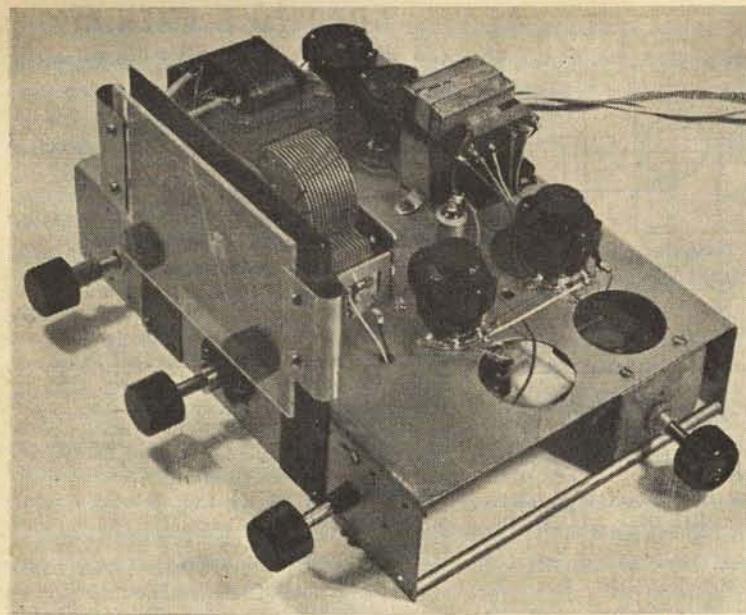
### .... a jak to dělají u nás

K článku Otakara Horny, „Jak to dělají ve Spojených státech“, v letošním únorovém čísle na str. 35, a to k zajímavé otázce isolace kathod, dovolte mi uvést informace z novějších českých elektronek amerických firem Western Electric, General Electric, Raytheon, R.C.A., Gammatron a několika menších. Nenašel jsem nikde doklady tvrzení p. Horny, totiž že by americké elektronky měly lepší isolaci mezi kathodou a žhavicím vláknam než evropské, po případě československé. Není to ani dobré možné, neboť vyměna zkušeností mezi světovými továrnami patrně působí na jednotnost výrobků. Našel jsem však v katalogu R.C.A.-Cunningham tuto poznámku: „Jsou-li kathody nepřímo žhavěných elektronek napájeny střídavým proudem, mají být připojeny buď na střední odbočku žhavicího transformátoru, nebo na střed potenciometru (přibližně) 50 ohmů, zapojeného na svorky žhavicího vinutí. Tato praxe plyne z toho, že se doporu-



## ČTYRLAMPOVKA NA BATERIE

Standardní a jednoduchý přijimač pro neelektrisované oblasti. Výkon, selektivnost a dosah je asi takový, jako u dvouelektronkového přijimače na sítí. Zvláštní zřetel na hlasitý a věrný přednes a malou spotřebu.

Hotový přístroj s tovární planetovou stupnicí a kostrem. Po straně řídí hlasitost, vpředu zleva: zpětná vazba, ladění, přepínač. Dole: schema s hodnotami.

Hlavní přednosti této úpravy je, že zakřivení charakteristiky Eg-Ia, jež způsobuje u stupně s jedinou elektronkou skreslení sudými harmonickými, se tu vyrovnává, takže při též dovoleném skreslení můžeme ze souměrného koncového stupně odebírat výkon podstatně větší u běžné úpravy třídy AB až polovici anodové ztráty.

Souměrné či dvojčinné zapojení má však ještě další možnost úspory anodové energie. Zvětšíme-li mřížkové předpěti obou elektronek tak, že místo obvyklého anodového proudu, který spolu s použitým anodovým napětím dává plnou anodovou ztrátu, klesne klidový anodový proud na malou část této hodnoty (klidovým proudem míníme ten anodový proud, který elektronky odebírá, když není na řídících mřížkách modulující tónové napětí), pak přece jen smíme modulovat napětím tak velikým, že výstupní výkon bude značný.

Představme si, co se děje v určitém okamžiku. Jedna mřížka dostává na př. značné záporné předpěti, které omezuje samo o sobě anodový proud asi na pětinu plné hodnoty, a k tomu kladné napětí signálu, takže výsledné napětí mřížky se blíží nule, neboť obě uvedená napětí působí proti sobě. Protéká tedy elektronkou v té chvíli proud značný. Druhá elektronka však v téže chvíli dostane k zápornému předpěti ještě další záporné napětí signálu a tím její anodový proud klesne skoro na nulu. V následující půlperiodě se poměry obráti, pracuje zase druhá elektronka a první odpovídá. Z anodové baterie při tom odebíráme onu malou klidovou část anodového proudu, a proud tepavý, který je však závislý na sile signálu; elektronky si jej předávají podle polarity signálu na mřížce. Když tedy přijimač hraje slabě nebo nehraje vůbec, je odběr malý, a teprve, když hraje silně, stoupne anodový proud. To neznamená nic menšího, než že spotřeba závisí na hlasitosti přednesu, na rozdíl od zapojení

**N**eelektrisovaný venkov, samoty a jiná, od středisek civilisace vzdálená bydliště, jsou sice stále vzácnější, dosud je jich však tolik, že je nutné s nimi počítat, chceme-li zajistit přesný rozhlasu všem příslušníkům státu. Pro továrny nebyly bateriové přístroje objektem lákavým od onoho okamžiku, kdy se osvědčila první elektronka sítová, a z toho vyplynula jednak podstatná omezení v možnostech poslechu, na druhé straně však nový obor pro činnost amatérskou.


Dnes je situace komplikována tím, že někdejší zavedené druhy bateriových elektronek, řada K a D21, nejsou na trhu, ač elektronky sítové dálno již nejsou tak vzácné, jako za války. Na štěstí je možné dostat aspoň výprodejně elektronky vojenské, z nichž jsme se pokusili sestavit přístroj, který by čestně obstál mezi požadavky, kladenými na standardní bateriový přijimač. Připomeneme je obšírněji na úkor popisu stavby, který je soustředěn v obrázcích a také v dřívějších návodech v loňském č. 6, 7 a 8. Základem je poměrně značná cena energie z baterií: zatím, co přístroje na síť mohou pracovat s napětím 250 V a tím dávat značný zisk i výkon, jsou bateriové elektronky od souzeny hospodařit s napětím asi 100 V nejvíce. Rozdíl je pak asi ten, že EF6 má strmost zhruba 2 mA/V a zesilovač činitel 5000, kdežto náš bateriový protějšek, RV2.4P700 nebo DF21, má strmost 0,9 mA/V a zesilovač činitel 700. Dosažujeme-li tedy s EF6 bez potíží zisku řádu 100 až 150, jsme nuceni spokojit se u bateriové obdobě stříži s poloviční.

Druhým dokladem potíží bater. přístrojů přispěje stupeň koncový. U přijimačů na síť používáme běžně elektronek s anodovou ztrátou 9 wattů. Z nich lze při troše příznivých okolnostech vymámit 2 až 3 wattu střídavého výkonu pro reproduktor. Když jsme si kladli pochybuječ otázku, k čemu to, když pro běžný poslech stačí pouhých pět setin wattu. Jsou však okolnosti, kdy tuto zásobu výkonu vděčně inkasujeme: nejenom, když chceme pozlobit sousedy hlasitým přednesem po desáté večer, ale i při symfonickém koncertu, kdy pianissimo housli vystřídá různé for-

te, a kdy by tedy elektronka s malým výkonem zaúpěla a přednesla vyšší nárok s činitelem skreslení 101 procento.

U bateriového přijimače však každý watt anodové energie stojí korunku. Při pouhém jediném wattu, tedy jedné devítině toho, s čím u přijimače sítového běžně počítáme, odebírá koncová elektronka ze stovoltové anodky celých 10 miliamperů. A to je právě tolik, kolik může hospodárně dátat, a výkon přístroje je při tom stěží čtvrt wattu. Chceme-li tedy z přístroje výkon alespoň srovnatelný s výkonem přístroje sítového, musíme hledat cesty, jak jej získat účinněji, než jednoduchým stupněm třídy A.

K tomu cíli vede použití koncového stupně třídy AB ve dvojčinném zapojení (push-pull). Je to po stránce zapojení obdoba velikých zesilovačů, kde také používáme dvou koncových elektronek, zapojených tak, že jsou buzeny napětím opačné polarity, takže je-li na mřížce jedné v jistém okamžiku napětí +, je na druhé -. Toho dosahujeme nejsnáze tím, že mřížky napájíme ze sekundáru vazebního transformátoru, jehož střed se spojen se zdrojem mřížkového předpěti. Napětí sekundáru je pak souměrné proti středu a podmínka opačné polarity, nebo jak se ne zcela přesně říká, opačné fáze, je splněna.

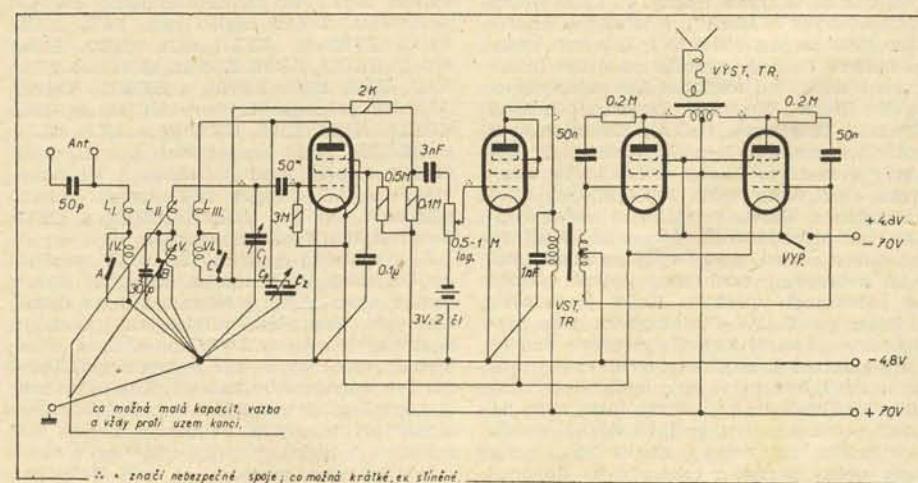


třídy A, kdy střední hodnota anodového proudu je stále stejná, je u třídy B anodový odběr úmerný sile signálu.

To představuje značnou úsporu, neboť energie z anodové baterie závisí na hlasitosti poslechu, čili vyčerpáváme ji více, když hrajeme silněji, a méně, když hrajeme tiše. Protože pak průměrná síla poslechu je malá, je i spotřeba poměrně malá. A přece máme zachovánu možnost využít chvilkovým nárokům na hlasitost, když stoupne přechodně hlasitost přednesu. Zájemcům o bateriové přístroje snad tento prostý výklad zapojení třídy B postačí k nahlédnutí, že jsme jim nepřipravili zbytečné vydání, když tu předpisujeme méně obvyklou úpravu se zvláštním vazebním a výstupním transformátorem, a účelnost toho se pokusíme doložit ještě několika čísly.

Když bychom použili na koncovém stupni jediné RV2,4P700, dosáhli bychom při jejím plném využití stěží 50 miliwattů výkonu, tedy s dobrým reproduktorem středně hlasitého pokojového poslechu, bez rezervy pro výkyvy hlasitosti. Při tom má RV2,4P700 ještě tu nectnost při použití na koncovém stupni, že ani při dosti značnému napětí stínici mřížky nesnáší značnější záporné předpětí; pak tedy poměrně malý signál přebíhá svými kladnými vrcholy do oblasti mřížkového proudu a působí v jednoduchém stupni značné skreslení, ač obvod anodový sám by připouštěl vytvoření výkonu podstatně většího. Částečně pomáhá použití vazby nf transformátorem, který zařaďuje do mřížkového obvodu malý odpor a tím omezuje vliv mřížkového proudu. Ale i tak dostáváme hlasitost, kterou při největší shovívavosti není možná srovnávat s přístrojem síťovým. Když však použijeme toho zapojení, které zobrazuje schema, dostáváme možnost výkonu pod-

Přístroj se strany elektronické demodulační (audionová) a první nf jsou vyňaty. Proti ladícímu kondensátoru uvedenému transformátor, vpravo transformátor výstupní.

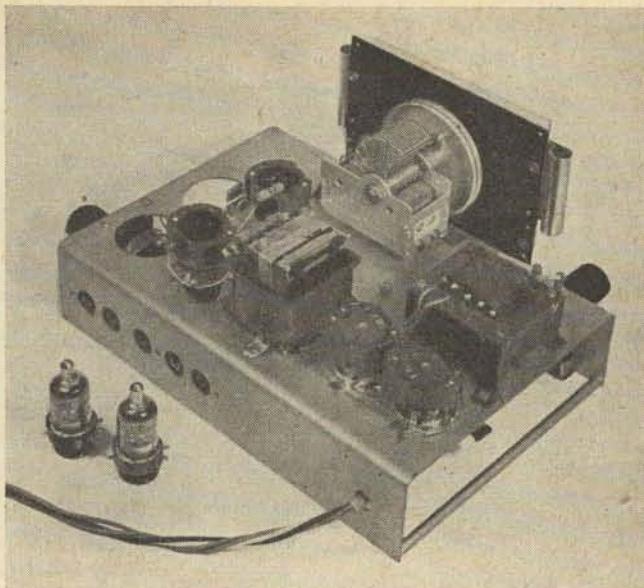Na obrázku dle: spojovací a montážní plánek přístroje. Otisk ve skutečnosti lze koupit v redakci t. l. spolu se schematicem a výkresem cívkové soupravy za 20 Kčs, pošt. výl. 2 Kčs.



statně většího. Na př. celý přijimač bere z anody 120 voltů proudu 6,6 miliamperů, je tedy velmi skromný. Když jej promodulujeme na plný výkon, který snad je asi 0,2 wattu při skreslení na osciloskopu zřetelně patrném, t. j. asi 10 %, bere z anody necelých 10 mA. Při tom je výkon 0,2 W takový, že majitel, odsouzený k použití bateriového přístroje, nemusí pocítovat značnější újmu proti šťastnějším „síťářům“.

Připomeňme ještě další přednosti dvojčinného zapojení. Spolu s nf zpětnou vazbou dává i při průměrných transformátořích pěkný přednes hlubokých tónů, jaký s jednoduchým stupněm získáváme jen za cenu značného poklesu zisku zápornou nf zpětnou vazbou. Konečně odpadá z anodového proudu střídavá složka a jak jsme se přesvědčili, je možné po-


užit třístupeňového zesilovače bez dekuplačního odporu, který vždy stojí část vzácného anodového napětí.


V zapojení nacházíme nejprostší odrůdu přímo zesilujícího přijimače, jaký je s hlediska méně zkoušených konstruktérů nejvhodnější. Ladící obvod má jen střední a krátké vlny, data cívek uvádíme pro přehlednost v jejich výkrese. Platí pro keramickou kostru s deseti zářezy, nebo pertinaxovou trubku prům. 15 mm, cívka zpětné vazby a cívka antenová jsou na celuloidovém prstýnku, navlečeném na mřížkové (ladící) vinutí tak, aby kapacita mezi těmito vinutími byla malá. Cívka vln středních je na železovém jádře Palabá, typ podobný někdejšímu obj. čís. 6346, s dolaďovacím šroubkem M7 × 12 milimetrů.\*

Při elektronce RV2,4P700 připomeňme její nevalné vlastnosti, zejména strmost, menší než u DF21. Je to podmíněno snad speciálním účelem elektronky -P700. Dosáhení spolehlivé činnosti na krátkých vlnách není proto zcela snadné. Bylo zapotřebí pečlivě vyzkoušet jak úpravu vinutí, kterou udávají obrázky, tak poměry anodového a mřížkového odporu. Nakonec se podařilo dosáhnout toho, že zpětná vazba nasazovala po celém rozsahu krátkých vln zcela spolehlivě i při napětí 80 V, na něž asi můžeme nechat při používání poklesnout anodové napětí.


Za prvním stupněm (mřížkový detektor) je zapojen nf zesilovač s nezbytným řidičem hlasitosti. Záporné mřížkové předpětí získáváme ze dvou suchých článků 1,5 V, spojených za sebou, jež jsou vestaveny do přístroje jako elyt kondenzátory. Až tyto články dosáhnou předválečné jakosti, vydrží v přístroji několik let. Druhá elektronka je zapojena jako trioda tím, že její stínici a brzdící (druhá a třetí) mřížka

\* Necht příslušní činitel jmenovaného podniku promítnout, že tento tvar nevíráme s nadšením. Amatérům se nejlépe hodí železové cívky se značnou dodatečností, aby mohly být bez úpravy počtu závitů vyrovnaný případně odchyly indukčnosti. Za nejhodnější pokládáme šroubek průměru 10×15, se závitem o stoupání 0,5 mm v těsné trotilitulové čtyřkomůrkové kostře dostatečných rozměrů i pro kabel 30×0,05 mm. Železová čela mohou zatím odpadnout.

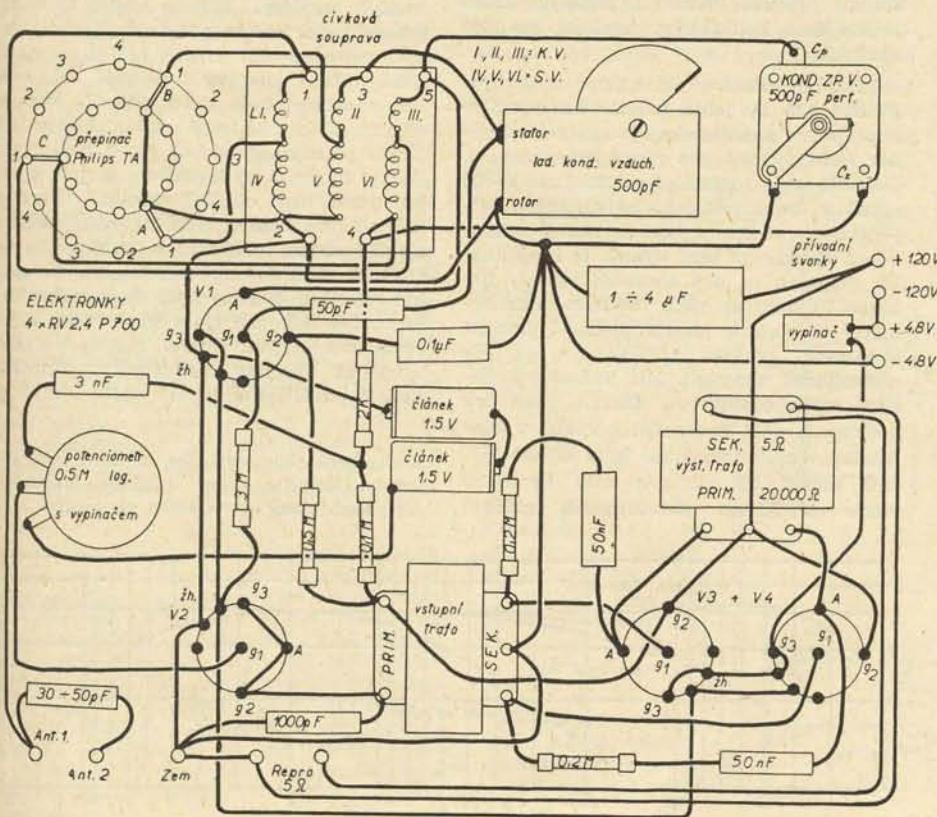

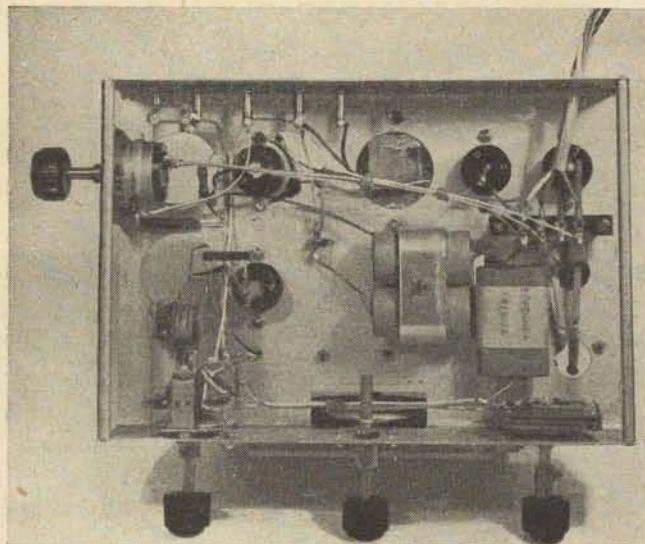

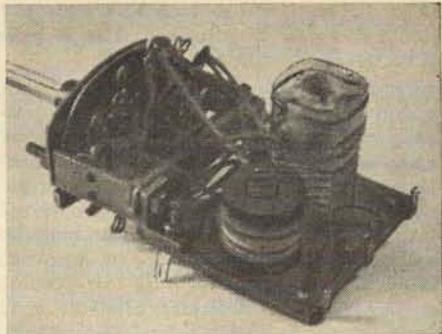Vlevo: pod kostrou cívková souprava s přepinačem, blokovací kondensátory a drobné součásti.




Vpravo a dole cívková souprava zvlášť amatérsky vyrobená a sdružená s přepinačem TA. Označení cívek souhlasí se schematicem, hodnoty vinutí jsou udány ve výkresu.

jsou spojeny s anodou, a zařaděny pak přímo do obvodu primáru vazebního transformátoru. Jeho sekundární vinutí je souměrné a napájí obě řídící mřížky dvojčinného stupně. Zkoušeli jsme na něm RV2,4P700 jako triody, ukázalo se však, že lze dosáhnout většího výkonu se zapojením pentodovým. Kromě toho je tu značná nf zpětná vazba přes odpory 0,2 meghamu a isolaci kondensátory 50 nF, vedené z každé anody na řídící mřížku téže elektronky. Kdybychom tyto odpory zapojili zkříženě z jedné anody na mřížku druhé elektronky, dostali bychom vazbu pozitivní, přístroj by hýzdal.

Úmyslně jsme použili pro celý přístroj týchž elektronek RV2,4P700, aby bylo výhodnější obsadit koncový stupeň výkonějšími pentodami RL2,4P2. Přineslo by to však větší žhavici spotřebu a nemožnost žhatit přístroj z jedné triflánekové normální baterie. Takto máme první a druhou elektronku spojenu vlákny paralelně a koncové elektronky rovněž tak. Tyto dvojice jsou pak v serii. Při žhavici spotřebě 2,4 V/60 mA, máme celkovou spotřebu 4,8 V/120 mA, tedy snesitelně málo. Nadto jsou vlákna koncového stupně posunuta o žhavici napětí předchozích elektronek, t. j. o 2,4 V směrem kladným, stačí tedy zapojit střed nf transformátoru na záporný pól žhavění, aby koncový stupeň získal předpětí — 2,4 V, které potřebuje pro správnou činnost. Kdo chce hodně šetřit anodovou baterii, ten může zapojit střed transformátoru na odbočku mezi oběma článek pro předpětí druhé elektronky. Tím klesne spotřeba asi na 5 mA v klidu, a přístroj dává znatelně menší, stále však ještě dostatečný neskreslený výkon.

Transformátory jsou bolestnou stránkou, protože nejsou běžně na trhu. Vstupní transformátor má jádro 2 cm<sup>2</sup>, plechy skládány souhlasně, takže jejich tupý sraz tvoří mezera asi 0,05 mm. Primář má 6000 závitů drátu 0,08 mm, sekundár má dva krát 6000 závitů téhož drátu. Okénko v plechu musí být asi 350 mm<sup>2</sup>, a počet závitů i průřez jádra můžeme zmenšit až asi o 20 %, aniž nastane příliš citelný pokles hlubokých tónů. Je to zásluha zpětné vazby, která v této úpravě zatěžuje transformátor poměrně malým odporem, a tím jednak vyrovnaná charakteris-

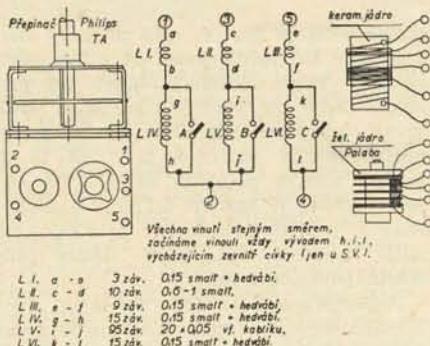

tiku v oblasti hlubokých tónů, jednak propisívá při modulaci přílišným napětím, když začne protékat mřížkový proud, tím, že tento proud tvoří úbytek na odporu poměrně malém a nemůže příliš brzy zhoršit přednes. Vinuti z jemného drátu prokládáme hedvábným papírem po 1000 závitech.


Výstupní transformátor jsme měli být. Philips typ D, jehož primář má souměrnou úpravu se středním vývodom, a sekundár řadu vývodů pro různá přizpůsobení. Odhadli jsme optimální zatížení na 15 000 ohmů a vyzkoušeli jako nejvhodnější připojení reproduktoru tak, že jsou-li sekundární vývody po levé straně, je reproduktor připojen na dva sousední vývody nahoru. Ukázalo se však účelným transformátor roztebat a plechy, složené původně souhlasně, přeložit střídavě, neboť jde o dvojčinné zapojení, kde vzduchová mezera může odpadnout. Získali jsme tak podstatně větší neskreslený výkon v hlubokých tónech (před tím byla křivka větších napětí od 150 c/s dolů skreslena vinou přílišného induktivního zatížení

elektronky). Rozebrání není docela snadné, stačí však po uvolnění šroubů transformátor nahřát v troubě nebo v bezpečné výši nad vafíčem. Pak se dají lakoem slepené plechy jako celek vytlačit z cívky, rozštípat na jednotlivé plechy a znova složit střídavě, takže mezera odpadne.

Kdo by si chtěl transformátor vyrobit sám, tomu postačí jádro o průřezu asi 5 cm<sup>2</sup> s okénkem asi 500 mm<sup>2</sup>. Primář bude mít dvakrát 2500 závitů drátu 0,12 milimetru. Po obou stranách primáru, tedy nad i pod ním, bude sekundár, celkem 100 závitů drátu 0,8 mm, tedy po 50 nad a pod vinutím, spojeno v serii a ovšem dobře izolováno od primáru. Vinuti z jemného drátu prokládaje tak, aby nebylo nebezpečí prořeznutí závitu do sousedství se značným rozdílem napětí, nejlépe po dvou až čtyřech vrstvách, jež se snažíme provádět pravidelně, závit vedle závitu. — Transformátor tohoto provedení je poněkud větší než jaký běžně vidíme u bateriových přístrojů. O to však bude mít nás přijimač lepší zvuk a větší hlasitost deštatečným podílem neskreslených basů.

Při stavbě, kterou úplně znázorňují snímky i výkresy, není mnoho přiležitosti k omylům. Věříme proto, že ti zájemci, kteří budou podobný přístroj stavět, nebudou mít potíže při uvádění do chodu. Když jsme však vyráběli svůj vzorek v dílně tohoto listu, pohráli jsme si s ním podstatně více než s kterýmkoli jiným přístrojem včetně všech superhetů. Začalo to prací na koncovém stupni, z něhož jsme dosti obtížně získávali výkon a kmitočtovou charakteristiku, pak poněkud zlobil vstupní zesilovač a bylo nezbytno zmenšit zápornou zpětnou vazbu, aby nebyl přetížen a nevyráběl druhou harmonickou, a nakonec jsme snad týden laborovali s krátkými vlnami, než se podařilo vyrovnat všechny nedostatky. Zkoušeli jsme i použití tlumivkové vazby, když se

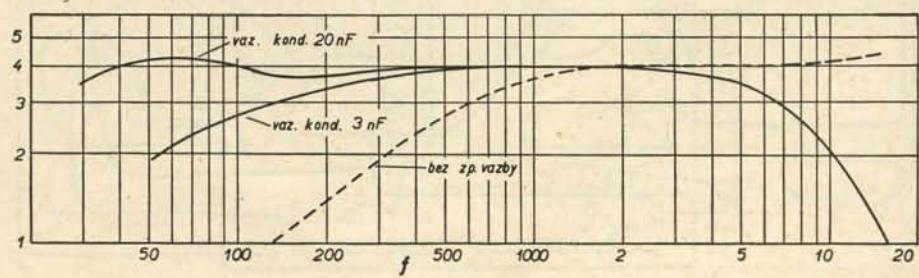Kmitočtová charakteristika nf části bat. přijimače. Posuďte dobrý přednes hlubokých tónů, daný dvojčinným zapojením.



-P700 prověřila jako málo výkonný zesilovač pro nejvyšší kmitočty a zpětná vazba trpěla úbytky na delším konci rozsahu. Konečně se však podařilo přístroj přimět k dobrému chodu, aniž záleží na elektronce, anodovém napětí a jiných proměnlivých vlivech, s nimiž je nutno počítat.

Abychom alespoň jednou vyzkoušeli podmínky, za nichž obvykle pracují naši přátelé, použili jsme ke stavbě kupené stupnice a kostry Isma  $17 \times 25 \times 6$  cm, jejichž otvoru pro elektronky jsme ovšem nemohli plně využít. Na rozestavení součástek příliš nezáleží, pokud tu nebudou spáchaný hřichy mimořádně těžké. Postačí řídit se aspoň v hrubých rysech snímky a výkresy. Abychom dosáhli souhlasu se stupnicí, musíme přidat k ladici cívce středních vln nastavitelný kondensátor  $30 \text{ pF}$ , nebo zkusmo zjištěný kondensátor pevný o kapacitě do  $30 \text{ pF}$ . Jinak zpravidla při správné poloze Prahy I hraje Mělník příliš blízko středu stupnice. Otočný kondensátor ladící je Iron  $1 \times 500 \text{ pF}$ ; hodí se jakýkoliv dobrý kondensátor, jichž ovšem na trhu není nazbyt. Kondensátor pro zpětnou vazbu je pertinaxový  $500 \text{ pF}$ , který jsme upravili na tak zv. diferenciální způsobem, popsaným v loňském 7. čísle RA na str. 174, pravý sloupec. V též článku a také v knížce Praktická škola radiotechniky najde méně zkušený zájemce řadu pokynů o stavbě bateriového přístroje, na něž je odkazujeme. Uvedené číslo lze dosud koupit v administraci Radioamatéra, Praha XII, Stalinova 46, za Kč 15.— včetně poštovného.

Věřme, že jsme přispěli k jakosti poslechu našich přátel, odkázaných na baterie, a při tom vyhověli omezením, které představuje nedostatek součástek. Snad to vše není naráz patrně začátečníku, zvyklému vystačit s jednoduchým koncovým stupnem dvoulampovky a s magnetickým reproduktorem. Když si však takový přístroj postaví, jistě uzná, že jeho výrobek obстоje i ve srovnání s nesknutale příznivějšími poměry u přístroje sítového, jak co do přednesu, tak dosahu, a že jeho spotřeba nebude položkou příliš těžkou v posluchačovém rozpočtu.

## Pařížský veletrh 1947

Pařížský veletrh se bude konati 10. května na rozsáhlém výstavišti u Porte de Versailles. Protože organizace veletrhu nemůže vyhověti všem vystavovatelům, kterých je 8000 proti 4000 v roce 1946, bylo rozhodnuto pořádat a umístit ve stejnou dobu výstavu elektrického, rádiového a filmového průmyslu (800 vystavovatelů) ve velkém paláci (Grand Palais) na Champs-Elysées. Aby návštěvníci veletrhu mohli snadno navštíviti obě výstavy, bude postaráno o přímé autobusové spojení.

J. Špánek, Paříž.

• Nalézti špendlík v kupě sena nebo zakopaný poklad — to vše dokážou přístroje, vyvinuté anglo-americkým průmyslem pro účely válečné: pro hledání min. Přístroj tohoto druhu (mine detector) jsme již v RA popsali, nyní se dočítáme, že si jej naši američtí kolégové mohou zakoupit z vojenské výprodeje za pouhých 17 dolarů včetně elektronek a miniaturních baterií. Současně však prošla tiskem zpráva, že se těší veliké oblibě i v amerických gangsterů — najde totiž spolehlivě umístění poplašných zařízení a jejich přívody.

-rn-



## POMOCNÝ VYSILÁČ s pevnými kmitočty

Kdo sládloval složitější přijimač, jistě uvažoval o tom, jak odstranit nepřesné a zdržující přelaďování pomocného vysílače. Je několik řešení tohoto problému; mechanický způsob byl popsán na této stránce v letošním 1. čísle, elektricky jej řešila, a pokud lze posoudit, vyřešila firma Bliley Electric Corp. Před nedávnem dala do prodeje měrný oscilátor, který má sedm nejpřesnějších frekvencí pro sládování, určených krystalovými výbrusy, takže si můžeme žádatou frekvenci nastavit přímo přepinačem.

Zapojení je jednoduché, jak dokládá schema (obrazec 1). Oscilátor s přesnosti lepší než  $0,05\%$  obsahuje jen vf pentodu, usměrňovač elektronku a návěstní doutnavku. Kathoda, první mřížka a stínici mřížka elektronky 12SK7 tvoří oscilační stupeň. Zapojení je jakousi obměnou Colpittova oscilátoru, jenž resonanční obvod je tvořen přímo přepinatelnými krystaly a kondensátory C1 a C2 tvoří jen odbočku vf napěti a na frekvenci nemají vliv. Modulace je provedena v brzdící mřížce, kam můžeme připnout jednou vnitřní modulační kmitočet (400 c/s), jednak libovolnou vnitřní tónovou frekvenci. V anodě oscilá-

toru je pečlivě stíněny odporový zeslabovač, který zeslabí původní vf napěti ( $1,5$  voltu) až na  $10 \mu\text{V}$ . Doutnavka NE-48 je zapojena jako nf oscilátor a potřebné napětí k promodulování oscilační elektronky je odbočeno z jejího pracovního odporu R11 a R12. Jelikož frekvence oscilátoru je určena krystalovými výbrusy, nepůsobí tento způsob modulace nežádanou modulaci frekvenční, tím spíše, že jak anoda (stínici mřížka), tak pracovní mřížka oscilační části jsou zatíženy poměrně velkými kapacitami.

Kmitočty krystalů jsou zvoleny tak, aby obsahly všechny používané frekvence (175, 262, 370, 455 a 465 kc/s — v USA nejsou na dlouhovlnném pásmu rozhlasového vysílače), jednak aby s pomocí harmonických bylo možno sladit jak střední, tak i krátkovlnný rozsah. Na středních vlnách je to třetí (600 kc/s) a sedmá (1400 kc/s) harmonická krystalu 200 kc a základní frekvence krystalu 1000 kc. Ten současně dá dostatečný počet harmonických pro sládění jak krátkých, tak ultrakrátkých vln, protože jeho harmonické jdou až do 60 Mc/s. Do zdířek na čelní stěně můžeme zasunout další krystal, potřebujeme-li zvláště kmitočet.


Přístroj je napájen ze st. sítě. Usměrňen obstarává usměrňovačka 35Z5 a filtraci jediný elektrolytický kondensátor  $16 \mu\text{F}$  — odběr proudu je nepatrný, asi  $3 \text{ mA}$ , takže uvedená filtrace zcela postačí. Celok je vestavěn do úhledné kovové skřínky s velkým knoflíkem pro přepínání frekvencí. Cena přístroje je velmi nízká, 35 dolarů (1750 Kčs) — ovšem v USA jsou, dík válečné výrobě, krystaly velmi laciné; jejich cena se pohybuje podle frekvence a přesnosti mezi 1 až 4 dolary. (Schema a popis z Radio News, prosinec 1946).

O. Horna.

Obrazec 1. Zapojení p.v. s krystaly. — Součásti:

Odpor: R1 -  $0,22 \text{ M}\Omega$ ; R2 -  $100 \Omega$ ; R3 -  $0,47 \text{ M}\Omega$ ; R4 -  $25 \text{ k}\Omega$ ; R5 -  $0,1 \text{ M}\Omega$ ; R6 -  $47 \text{ k}\Omega$ ; R7 -  $1 \text{ k}\Omega$ ; R8 -  $100 \Omega$ ; R9 -  $4,7 \Omega$ ; R10 -  $33 \text{ k}\Omega$ ; R11, R12 -  $1 \text{ M}\Omega$ ; R13 -  $500 \Omega/20 \text{ W}$ . Kondensátory: C1 -  $50 \text{ pF}$ , slíd.; C2 -  $100 \text{ pF}$  slíd.; C3, C7, C8 -  $0,02 \mu\text{F}$ ; C4, C6 -  $2000 \text{ pF}$ ; C5 -  $16 \mu\text{F}$  ellyt na  $250 \text{ V}$ .

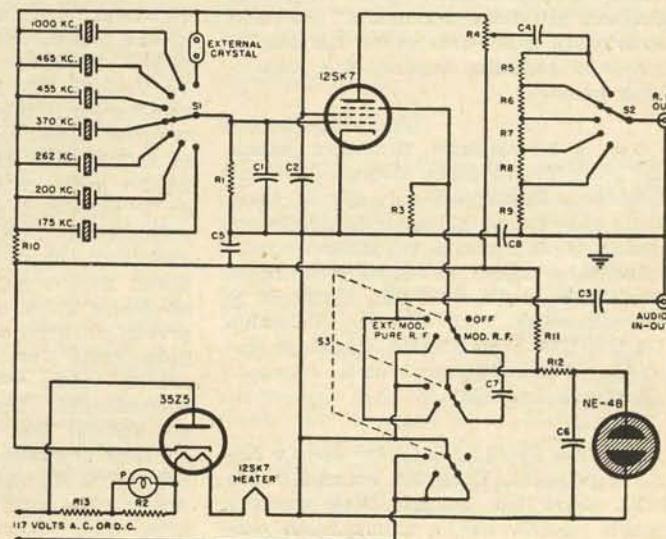Elektronky: 12SK7, 35Z5, NE-48 (signální a sítový doutnavka se zápalným napětím  $70 \text{ V ss}$ ).



# NAD NOVÝM SEZNAMEM ČS. GRAMOFONOVÝCH DESEK

Gramofonové závody, národní podnik, vydaly pro své odběratele a přátele úplný číselný seznam desek ULTRAPHON, který obsahuje veškeré snímky této značky, vydané do 31. prosince 1946. Právem se říká o tomto seznamu v úvodě, že je to obšíré svědectví doby, osudů a vývoje české hudby a dramatu. Není a nemůže to být ovšem úplný obraz kulturního dění ani v koncertní síní, ani na jevišti. Takový obraz nemá ostatně také žádný jiný národ, i když ve srovnání s námi má da-leko větší možnosti.

Ale buď jak buď, vydaný seznam je radostným překvapením. Ve svém chronologickém sestavení, které je sice pro laika snad mělo přehledné, ale pro zájemce, nadaného jen poněkud historickým smyslem, tím poučnější, ukazuje totiž, že kulturní úsilí závodů Ultraphon bylo jak v prvé republice, tak též ke okupaci na úctygodné výši. Je jasné, že společnost, odkažaná na výdělečný příjem, musela nahrávat a také nahrála různé slágry a tak zv. lehkou hudbu. Nuže, budí tu konstatováno s povděkem, že se zjevně snažila v minulosti zachovat míru a že probojovala cesty lepšímu vikusu. Měla štěstí, že v Ježkově, Voskovcově a Werichovi našla nový typ hudebního projevu, že měla záhy ve svém programu Kocourkovského učitele,

pro mluvěné desky Skupova Spejbla a Hurvíňka, že našla v Karlu Leissovi zpěváka zapomínaných národních písni a že využila i popularity našich vojenských hudeb. Tím opravdu pozdvihla vnimavost širokých vrstev i k tak zv. vážné hudbě, opírajíc se při tom nejprve o orchestr Československého rozhlasu a potom i o jiná tělesa a zpěváky. Procento hudebně hodnotných snímků, bohužel zvláště české hudby, je opravdu vysoké a Ultraphon se za ně nemusí stydět. Kéž by ani v budoucnu tento poměr se nezměnil, a naopak se ještě zlepší!

Nemůžeme zde vypočítávat, co všechno je možno nalézt v tomto seznamu na naši a cizi hudby a také v významných činoherních a recitačních výkonů, ale doporučujeme tuto prohlídku svým čtenářům. Potkají se při ní s mnoha jmény jim dobře známými z této rubriky. Národní gramofonový průmysl nám slibuje, že během tohoto roku vydá ještě úplný, dokonale zpracovaný katalog, který obsahne celou naši produkci Ultraphon i Esta.

Takového abecedního nebo odborného řaděného seznamu je jistě třeba a může prospět oběma stranám: jak výrobnám, tak milovníkům gramofonových desek. Potom se znovu k pokladnici našich matric vrátíme.

V. F.

Švýcarský dirigent Ernest Ansermet, osobní přítel Igora Stravinského a důvěrný jeho propagátor, nahral před krátkou dobou s Londýnským filharmonickým orchestrem (London Philharmonic Orchestra) na desky Decca „Petrushka“. Toto nahráni mělo tak veliký úspěch u obecenstva i u kritiky, že společnost Decca nahrála dne 10. prosince 1946 i „Pták ohnivák“ pod týmž dirigentem a s týmž orchestrem. Suita je zachycena na třech deskách K 1574-1576 a je rozvržena na pět stran. Reprodukce je opět autentická a technicky mimořádná. Je známo, že jak „Petrushka“, tak i suita „Pták ohnivák“ existují již v několika nahráncích, z nichž zvláště nahráni pod Leopoldem Stokowskim byla v reprodukci i zvuku velmi hodnotná. Zvláštní chvály zaslhuje, že šestá strana není v suitě „Pták ohnivák“ doplněná jinou skladbou, nýbrž opakuje „Tanec princezen se zlatými jablkami“ v původní verzi, psané pro operní balet. Srovná-li si někdo toto nové nahráni s někdejší reprodukcí, kterou před mnoha lety dirigoval pro desky „Columbia“ ještě sám Stravinskij, uvidí, kam za ten čas dospěla nahrávací technika anglických a amerických výroben.

City of Birmingham Orchestra nahral pod řízením dirigenta Georga Weldona Dvořákovu Symfonii F-dur, dílo 76, která podle číselování obvyklého v Anglii je nazývána třetí. Uzkuje to, jakému nepřestávajícímu zájmu se skladby Antonína Dvořáka v Anglii stále těší. Symfonie je reprodukována na deskách Columbia DX 1315-1319 a na desáté straně je doplněna Glinkovou ouverturou k opeře „Ruslan a Ludmila“.

Ani sláva Petra Iljiče Čajkovského v Anglii nepohasíná. Columbia rozmnožila několik dřívějších nahráni Páté symfonie e-moll, op. 64, novým snímkem na des-

znamená dokonale nahraná gramofonová deska, zvláště ovšem u společnosti, jejíž značka jde do většiny zemí známého světa!

Berliozův „Harold v Itálii“ dočkal se opět nového, tentokrát mimořádného nahráni. Tuto symfonii o čtyřech větách se sólovou violou reprodukoval Boston Symphony orchestra pod řízením Sergěje Kussevického. Violinový part hraje William Primrose, jeden z největších mistrů tohoto nástroje.

Rachmaninovův Třetí klavírní koncert d-moll, op. 30 nahrál na desky Cyril Smith za doprovodu City of Birmingham Orchestra pod řízením George Weldona. Columbia DX 1251-55.

Sbírka „Discophiles français“ překvapila své členy a ctitele sbírkou starých madrigalů, jejichž autorem je velký vrstevník Palestrinů Orlando di Lasso, častěji zvaný Orlandus de Lassus, rodák z Monsu. Zpěvy ze 16. století zpívá vokální soubor pod řízením M. Courauda. Je reprodukováno úhrnem patnáct madrigalů. Čísla desek 35-38.

Francouzská Boîte à musique se zasloužila o zvěčnění několika písni Gabriela Fauré a Maurice Ravela na deskách. Ba-rytonista Y. le Marc Hadour nazpíval Faurého „Shylockovu písni“, „Vézénii“ a „Labut“ na vodách“ a Ravelovu „Don Quichotte své Dulcinee“. Čísla desek 31-32.

Táž sbírka pojala do svých vybraných děl Mozartův kvartet pro flétnu a strunné nástroje D-dur. Hrajícími umělci je trio bratří Pasquierů, které jsme slyšeli před válkou také v Praze, a fléti J. P. Rampal. Pro znalce poznámenáváme, že jde o kvartet označovaný K 285, čili podle Köchelova seznamu právě uvedené pořadové číslo, a pro zvídavé milovníky hudby přidáváme nikoli zbytečnou poznámku, že Ludvík rytíř z Köchelu, takto dolnorakouský rodák, byl vlastním školením právník, ale při tom zufitý botanik a mineralog. Byl taková kapacita, že mu svěřovali domácí výchovu princev v císařském domě a že ho povýšili do šlechtického stavu. To však Köchel ještě neukázal, co všechno dovede. Byl nadšený mužikant se solidním hudebním vzděláním a napsal v pokročilejším věku několik vědeckých děl o hudbě, mezi nimi svůj skvělý seznam všech tehdy známých Mozartových skladeb, používaných při uvádění Mozartových děl ještě dnes na celém světě.

Artur Schnabel, s kterým společnost His Master's Voice nahrála ještě před započetím světové války všechny Beethovenovy klavírní sonáty, stále ještě přichází před mikrofon, aby obohatil diskotékou milovníků klavírní hudby. Jednou z posledních jeho desek je Mozartovo Rondo č. 2 a-moll (K 511). Deska HMV DB 6298. Artur Schnabel se vrátil i k Beethovenovi. S doprovodem orchestru Philharmonia a pod řízením I. Dobrověna, nahral na deskách HMV Čtvrtý klavírní koncert G-dur, op. 58. Čísla desek: DB 6303-6.

Beethovenův kvartet F-dur, op. 18, č. 1 byl nyní nově vydán na deskách HMV DB 6300-2 v mistrovské reprodukci Bušchova kvarteta. Smrt jeho slavného pri-

## NOVINKY

ze světa desek

Sestavil V. F.

kách LX 969-74. Hraje Philharmonia Orchestra, řídí Paul Kletzki.

Benjamin Britten je v Anglii stále více v popředí zájmu. Společnost HMV dala nahráti Brittenovo Druhé kvarteto, op. 36 in C na čtyřech deskách C 3536-39. Na osmé straně je Purcellova „Fantasia upon one Note“ a touto jednou notou je mfněna nota C, hraná v každém taktu violového parti. Obě skladby, rozlehlé moderní dílo a roztomilé rozpojení na hudební mlnulost, hraje ženské sdružení Zorian String Quartet.

Ginette Neveu, dobré známá českému obecenstvu z loňského vystoupení na mezinárodním festivalu v Praze, upoutala pozornost mezinárodní veřejnosti krátce před válkou, když vyráhla varšavskou soutěž. Ve Varšavě, kde ji v roce 1938 na festivalu francouzské hudby, řízeném Albertem Wolfsem, slyšel po první také autor těchto rádků, byla vždy vitaný hostem, a když v počátcích své kariéry byla pozvána k nahrávání pro HMV, začínala Josefem Sukem „Un poco triste“ a „Appassionatamente“. Nyní se vrátila k své mladistvé lásce a nahrála znovu „Čtyři kusy od Josefa Suka“, op. 17. Tentokrát ji doprovází na klavíru její bratr Jean Neveu. Suka hraje Neveu překrásně a technika nahráni je na výši nám doma, bohužel, nedosažitelné. Desky (jejich čísla jsou DB 6359-60) jsou také přímo sensací anglického gramofonového trhu. Objevily se pod jejich dojmem již i zmínky, že by Anglie měla poznat velká orchestrální Sukova díla, především Asrella. Hle, co

maria jsme v naší gramofonové hledce již zaznamenali. Jde o dokonalé nahráni z roku 1934, které dodnes zůstalo nepředstízeno a je doporučováno hudebními znalci jako vzorná učební pomůcka.

Světově proslulý *Strunný orchestr*, řízený Boydem Neellem, nahrál na deskách Decca K 1550-51 Bachův Braniborský koncert č. 2 do F-dur. Sólová trubka, flétna, housle a hoboje jsou skvěle obsazeny.

*Arturo Toscanini* rozmnožuje snímky italských ouvertur, hranych s jedinečným smyslem pro jejich styl, v mistrovském skladebném rozvržení a s detaily tak oprášenými od nánosu všedních reprodukcí, že pro milovníky hudby jsou pravým objevem. Z posledních desek stojí za zmínku ouvertura k Verdiho „Sila osudu“ („La Forza del Destino“) a Rossiniho ouvertura k „Zlodějské strace“ („La Gazza Ladra“). Provedení je v rukou N.B.C. Symphony Orchestra. Prvá deska má číslo HMV DB 6314, druhá DB 6342.

Podle zpráv z Ameriky *Arturo Toscanini* se rozhodl nahrát jednu nebo dvě celé opery v nezkráceném znění. Toscanini myslí na dvě své lásky, které nesčetněkrát dirigoval: na Verdiho „Traviatu“ a na Pucciniho „Bohému“.

*Dvořákův koncert pro violoncello h-moll, op. 104*, stále láká vynikající cellisty i dirigenty. Po známých nahráncích s Casalsem a Cassadó je nyní opět zachycen na deskách Decca mladým virtuosem Mauricem Gendronem s doprovodem Londýnského filharmonického orchestru (London Philharmonic Orchestra) pod řízením Karla Rankla. Reprodukce je dokonalá. Čísla desek K 1437-41.

Události gramofonového trhu zůstávají nové nahráni největšího Händelova oratoria „Mesiah“, jehož vznik sahá do čtyřicátých let 18. století. Dílo je zachyceno na 19 deskách Columbia DX 1283-1301. Zpívá je Huddersfield Choral Society, založená v roce 1836 a dirigovaná nyní sbormistrem Herbertem Bardgettem, a orchestrální part hraje Liverpool Philharmonic Orchestra, řídi dr. Malcolm Sargent. Sóla zpívají: sopranistka Isobel Baillie, altistka Gladys Ripley, tenorista James Johnston a basista Norman Walker. Na Händelově veleidle je si možno dobré změřit pokrok v nahrávací technice. Kamenem úrazu bývaly velké oratoriální části, jež postrádaly monumentalitu a neznely také přehledně. Nové nahráni je dokonalé nejen v sólových partiích, nýbrž i ve sborech, na příklad ve slavném „Hallelujah!“

*Brahmsova Třetí symfonie F-dur, op. 90* se dočkala hned dvojího nového nahráni. Reprodukoval ji Sergéj Kussevickij se svým Boston Symphony Orchestra na deskách HMV 6276-9 se všemi monumentalitou a smyslovou vásní, která tohoto mistra taktovky nejvíce ze všech světových dirigentů prý přibližuje zesnulému Nikischovi, ale pokusil se o ni s velkým zdarem i holandský dirigent Van Beinum, nástupce W. Mengelberga v Amsterdamě na deskách Decca K 1448-52. Van Beinum ji nahral v Londýně a diriguje nikoli svůj holandský orchestr, nýbrž známý London Philharmonic Orchestra.

## PRO VAŠI DISKOTÉKU

Jos. B. Foerster: *EVA, Předehra k III. jednání (Andante doloroso)*. — Orchestr Národního divadla v Praze řídí Zd. Chalabala.

Bedřich Smetana: *TAJEMSTVÍ, „Jsem žebrač“*. Zpívá Zdeněk Otava, člen Národního divadla. Orchestr Národního divadla řídí Zdeněk Folprecht. — ESTA M 5111.

Společnost Esta má zásluhu, že seznámila české milovníky gramofonové desky se značnou částí III. jednání Foersterovy „Evy“, jež, bohudík, v posledních dvou desíti letech se stala oblíbenou operou naše obecenstva. Po prvé byla „Eva“ dávána na scéně Národního divadla dne 1. ledna 1899 a trvalo to přes pětačtyřicet let, než dosáhlo toto krásné dílo svého stěho provedení. Tento slavný 14. únor 1944 máme všichni ještě v dobré paměti. Jeho ozvukem je i tato deska, která bude příštím časem naznačovat, jak hrál tehdy orchestr Národního divadla pod řízením Chalabala v na onom večeru. Andante doloroso ke III. jednání má typicky foerstrovske znaky této zpěvohry: thematickou krásu a v podstatě jednotlivosť, uchvatnou rozezpívost v každém nástroji a takřka v každé notě, logickou stavbu a onu zvláštní něhu, libeznou, přítlumenou a přece plně dramaticky pulsující. Z dvou motivů je vystaveno toto Andante doloroso, převádějící dramaticky konec druhého jednání k expozici vrcholného jednání třetího: z výrazného motivu Evy, která uprchla z domova, aby hledala ztracené štěstí u svého prvního milence, a z motivu vásnivého milostného rozeplání k Evě, který nyní je obměňován a zní tím působivěji, protože Samko je navždy opuštěn, celý mikrokosmos vásnivých výbuchů, citu a vzdechů táhne se touto předehrou, několikrát přerušenou výmluvnými pomlkkami. Ty by mohly být nahráni na závadu, ale, bohudík, nejsou, a právě na desce potvrzuji dokumentárně všechnu dramaticnost Foerstrovy hudby. S jakým napětím čeká na příklad posluchač po celotaktové pomlce a před novou pomlkou v jedenáctém taktu před koncem na jemně zaraženém tympanu! A jak věrně zní i tón

jednotlivých nástrojů v orchestru, ba i barva celých orchestrálních tutti! Jen na jedno posluchače upozorňuji. Lehkou přenoskou (sám jsem desku přehrál safirovou přenoskou Telefunken) hrát tuto stranu desky nemůže, nebot jehla vyskakuje z drážky a setrvává na též místě. Přenosku je nutno zatížit a pak je reprodukce více než dobrá. I na to by měly naše společnosti při nahrávání pamatovat, neboť pravé diskofily při používání zatěžkaných přenosků vždycky boří trochu srdce.

Na druhé straně desky je známé místo ze Smetanova „Tajemství“, arie, kterou na počátku II. jednání zpívá Kalina před svým sestupem do lůna Bezdězu, aby v něm nalezl poklad, slibovaný mu zasnulý páterem Barnabášem — svou panu Rózu, dříve zrazenou, ale dosud nezapomenutou a vlastně jedinou lásku svého života. Je známo, že Smetana napsal tuto arii pro pěvecké umění svého přítele barytonisty Josefa Lva, vyškoleného na italské opeře, a my dodnes žasneme, co všechno mohl ve svém Più vivo chtít! Ty kvartové skoky v divokém allegru! Skoro všichni dnešní barytonisté zpívají toto místo zjednodušeně, neboť koloraturní zpěv není pomalu již ani dámskou, natož pánskou doménou. Zdeněk Otava je ovšem velkým mistrem zpěvu a dokazuje to na této arii dokonale, neboť si svůj úkol usnadňuje co nejméně. Snad Josef Lev, kterého jsme ovšem nikdo nešlyšel a který je pro nás jenom legendární postavou, zpíval ono Più vivo ještě efektněji, ale patrně by při všem znamenitém školení svého hlasu nedovedl zapívat onen bezpočet úloh a písňového repertoáru, jehož je dnes oddaný tlumočníkem náš moderní pěvec! Vždyť již Přemysl v „Libuši“ mu svým odlišným slohovým pojetím způsobil při zkouškách mnohem trápení a na part arie „Ó, vy lípy“, jejíž rytmus, doprovod a intonace mu připadaly zcela nové, napsal hluchému Bedřichu Smetanovi: „Težší jste to už nemohl napsat?“. V Otavově má česká opera i česká píseň svého velkého pěvce. Kéž náš gramofonový průmysl je si toho nadále vědom! Na velkolepý monolog dona Manuela z Fibichovy „Nevěsty Messinské“ v podání Zdeňka Otavy by při tom nemělo být zapomenuto.

Václav Fiala

(HMV C 2688). Abychom při tom nezapomněli na milé čtenářky tohoto měsíčníku! Svojí krásou leckterá můžete s Milicou Korjus soutěžit, zvláště když neznáte její fotografiu, svou koloraturou — vězte mi — asi žádná. A jestliže přece ano, jedte rovnou k Metropolitní opeře!

## Radiofikace v Indii

Firma National Radio and Engineering Comp. Ltd. v Bombaji v Indii připravuje výrobu trilektronkového přístroje. Podle předběžné kalkulace má být výrobní cena 45 dolarů, přístroj se má však prodávat za 28,50 dol. Po krátké době má však výrobní náklad klesnout na 19,50 dolaru. Předpokládá se, že za nynějších podmínek by se vyrobilo ročně 1 milion přístrojů. Přístroje by se vyráběly v Indii a že Spojených států mají být dováženy elektronky, tlampače a potenciometry. Elektronky, dovezené ze Spojených států, mají stát 35 centů, elektronky firmy Philips, Eindhoven, 72 centů. Výrobní firma chce nabídnout maloobchodníkům 10 % provise z hrubé ceny; kdyby návrh nebyl přijat, je firma odhodlána zřídit vlastní prodejny. ip

## Začátky čs. výroby elektronek

(Dokončení se str. 121.)

nýbrž i praxi a zkušenosti. Nezbylo, než se chybami učit. Konečně čerpací zařízení pracovalo — aspoň po většinu času, když jsme to od něho využadovali, nejen když samo chtělo. Začali jsme s čerpáním. Ruční improvisace prvních přijímacích tří-elektronových elektronek neskytala v houštinské žárovkárně příliš obtíž. Vlákno v žárovkárně bylo, niklový drát na nosníky vlákna, mřížky i anody také. Mřížku jsme udělali z niklového drátu, používání tehdy na nosníky vlákna ve větších žárovkách. A anodu z „plechu“, získaného vyváděcím niklové mince. Na těsnici dráty, zatavené do zploštělé části „nožičky“, jsme použili platiny. Elektronky byly připraveny na skleněnou vidlici, vedoucí do evakuační skříně, vývěva byla vedená v činnost, a nastojte — bylo dosaženo dostatečné vysokého vakuu. Ovšem nejprve „na studeno“. Stažení výhřivací skřínky tak, aby čerpané elektronky byly poznáhlu zahřívány, bylo dalším úkolem. Vakuum silně kleslo, a dluho trvalo, než se zlepšilo. Stupňovali jsme tedy teplotu, abychom se pokud možno přiblížili oném 400°, kterých podle doslechu bylo třeba, aby se uvolnily oklukované zbytky plynu a vlhkost, lpicí na stěnách skla. Zřejmě jsme všechny nepočítali se všemi okolnostmi. Elektronka, nejbliže u výhřivacího plamene změkla, skleněná stěna baňky se proválila a náhlým vniknutím velikého proudu vzdruhu prakla drahá rtuťová vývěva. A bylo zase po radosti. Na šířku tu byl výkres vývěvy, včas pro jistotu pořízený. Nás foukač skla podle něho udělal asi tři vývěvy, a již druhá, pokud se dobře pamatuji, uspokojivě pracovala. Od té doby jsme používali po celou éru skleněných rtuťových vývěv jen vlastních výrobků, a ušetřili jsme tak hodně peněz. Až jsem se někdy divil, jak veliké odchylky, při foukačském zhotovení vzniklé, ještě vývěvy snesly a pracovaly. V různých zprávách bylo důrazně psáno o tom, jaká přesnost tu musí být. Mnohé z toho se ukázalo přejatým.

Tak a podobně bylo třeba jít krok za krokem. Častokrát malá chyba, nezkušenosť, nepřesnost anebo nepevnost ruky při důležitém úkonu vedly k porušení skla nebo k jiné příčině a ta celou „váru“ čerpaných elektronek nebo i čerpací zařízení zkazila. Znovu začít a pozorněji pracovat, to bylo vše, co se tehdy dalo dělat, abychom se dostali dál.

## Z REDAKCE

Z technických důvodů a také z ohledu na čtenáře, jimž chceme popřát v leté době oddechu, bude Radioamatér vycházet až do čísla 7 ve lhůtách čtyřtýdeních takto:

Cílo 6 vyjde 28. května, uzávěrka 14. května.  
Cílo 7 vyjde 25. června, uzávěrka 11. června.  
Cílo 8. vyjde až 13. srpna, uzávěrka 30. července.

Další čísla budou opět vycházet ve lhůtách čtyřtýdeních.

## Návštěvy v redakci

Prosíme přátele Radioamatéra, aby používali k návštěvám v redakci, pokud jsou opravdu nezbytné, doby 14.00—15.30 hodin, v sobotu 11.00—12.30 hodin.

## Vojenská obdoba DAH50

Je to elektronka RV 2,4 P 45, pentoda s mřížkou prostorového náboje, která se v poslední době vyskytla v pražských obchodech. Až na žádání (2,4 V, 60 mA) a to, že vojenská elektronka nemá jednoduchou diodu, kterou měla DAH50, je -P45 rovnocennou nahradou DAH50.

Hlavní předností je, že může dobře pracovat s nepatrým anodovým napětím, do 20 V, třeba jen s několika volty. Pro číslo 5. měli jsme přichystán návod na jednolampovku (negadyn), dvoulampovku a zesilovač ke krystalce. Shodou nepříznivých vlivů nebylo nám lze tento návod zařadit, vyjde tedy až v čísle červnovém. Zatím doporučujeme zájemcům o malé přenosné přístroje, aby si opatřili uvedenou elektronku, neboť pracuje mimorádně dobré, a to i na krátkých vlnách. Elektronka má touž objímkou jako známá RV2,4P700. Postupujeme-li od kolíčků vlákna (t. j. střed, dva ve čtvrtici) ve smyslu otáčení ručiček hodinových, jsou na kolíčky při pohledu se strany patky vyzvedeny tyto elektrody: 1. mřížka (prostorová, spojovaná s kladným polem anod. napěti až do 15 V), anoda, 3. mřížka (totéž napěti jako první), čtvrtá mřížka (spojovaná s kladným koncem žárovky). Rídící mřížka, pořádám druhá od vlákna, je na čepičce baňky. Anodové napětí je 20 V, elektronka pracuje však i s třemi plochými bateriemi jakožto anodou. Strmost má 0,75 mA.

## NOVÉ KNIHY

Ing. Dr Jiří Tránecký, Radiotechnika od A do Z (III. vyd.). Vyšlo v nakladatelství Jos. Hora. Formát 132×202, stran 232, obrázků 290. Sítý a oříznutý výtisk Kčs 75.- Kniha osvětuje jednoduchým a srozumitelným způsobem základní pojmy: kmit, laděný obvod, elektromagnetickou vlnu a její šíření, antény. Dále se zabývá elektronkami od diody až po oktodi a vysvětuje různá zapojení; probírá i zvláštní elektronky, jako fotony a obrazovky. Poté pojednává o zesilovačích, přijímačích a technice rozhlasu. Vysvětuje katodový osciloskop, zvukový záznam, zvukový film a televize. Obsahuje stručný přehled vývoje radiotechniky a ukazuje na dosud neprobádané oblasti a jejich možnosti. Zakončuje přehledem použití radiotechniky v právě uplynulé válce. — Knížka je určena pro každého, koho zajímá radiotechnika; až na několik prostých vzorečků se matematice vyhýbá. Všechny zjevy vykládá pouze kvalitativně a vytváří správný fyzikální názor.

Ing. Dr Jiří Tránecký: Elektrotechnika II. vyd. v nakladatelství Jos. Hora, Praha. Formát 148×210 mm, stran 584, přes 700 obrázků. Vázané Kčs 215.- Po theoretických statích o magnetismu, elektrostatice a elektrokinetice zabývá se kniha použitím elektriny a vykládá elektrická měření, stroje, usměrňovače, rozvod energie, slaboproudou elektrotechniku, radiotechniku, osvětlení a použití elektriny v lékařství. Kniha je příručkou, ne pouhou sníškou technických dat. Každý zjev, stroj nebo zařízení je podrobne a přístupně vyloženo. V theoretických částech je místy použito základů vyšší matematiky, ale v dalších kapitolách se autor drží při technické správnosti hlavně praktické stránky věci. Je to kniha sice theoretická, ale zaměřená k potřebám praxe. Vyhoví nejen jako příručka, nýbrž i jako učebnice. Četné technické i matematické tabulky v závěru rozšiřují použitelnost.

Eduard Bass, Kázánička. Vydal F. Borový, Praha, 1946. Formát 136×207 mm, 256 stran. Brož. Kčs 80.-. — Čtyřicet sedm drobných klenotů z díla proslulého novináře a spisovatele. Smírná, usměvavá kritika doby i života, plná vyzrálé zkušenosti, postřehů i jinotajů z doby okupace. Takřka studijní doklad krásy jazyka a stylu.

Arkadij Stoilov, Věcná slova, slovníček latinských citátů. Vydal Orbis, Praha; II. vydání v únoru 1947. Formát 117×175 mm, 290 stran. Šito a oříznuto, Kčs 45.-. — Obsažná sbírka klasických výroků, které zhušťují do zkratky bohatství myšlenek, zkušeností, dějů a rčení latinské kultury.

## OBSAHY ČASOPISU

### KRÁTKÉ VLNY

Č. 4, duben 1947. — Problémy záznějového oscilátoru. — Transceiver pro 80 m. — Magnetové generátory centimetrových vln, Dr I. Šimon. — Lineární transformátory. — Zmenšování napěti, dokonč. — Hlídky.

### ELEKTROTECHNIK

Č. 2, únor 1947. — O rušení příjmu rozhlasu, Ing. J. Souček. — Desatero o fotonách RCA.

### SLABOPROUDÝ OBZOR

Č. 3, březen 1947. — Elektrické výhybky pro reproduktorové soupravy, Ing. Dr J. Strnad. — Dálková radiotelegrafie s hlediska potřebného pásmá kmitočtového, Ing. Dr J. Beňa. — Krátké vlny pro hyperbolickou navigaci, B. Klen. — Nomogram pro výpočet indukčnosti rovných válcových drážek. — Co je tlumení. — Barevná televise syst. RCA. — Hlídky.

### COMMUNICATIONS

Č. 2, únor 1947, USA. — Návrh na stavbu budovy pro vysílač 1 kW, H. G. Stephenson. Výpočet šumu vstupního obvodu pro FM a televizní přijímače, W. J. Stolze. — 100kilocyklový kmitočtový standard pro přijímače, J. N. Whitaker. — Příčný záznam, pojednání o běžných elektromagnetických a krystalových rydelech, hlobuce drážek, deskách, indikátořech modulace, kmitočtových charakteristikách, jehlách, rezácích tulech, filtroch proti šumu a snímačech přenoskách, W. H. Robinson. Měření impedance s přenosovými linkami televizních anten, G. E. Hamilton, R. K. Olsen.

### GENERAL RADIO EXPERIMENTER

Č. 8, leden 1947, USA. — Ještě o cívách se železem, II, P. K. McElroy. —

### PROCEEDINGS OF THE I.R.E.

Č. 1, leden 1947, USA. — Největší dosah radarových souprav, K. A. Norton, A. C. Oberg. — Nový způsob FM, R. Adler. — Vliv průletové doby elektronů na výkon C-zesilovačů při ukv, W. G. Dow. — Mikrovlnné releové stanice, používané US armádou, R. E. Lacy. — Kapacitně vázané mf transformátory, M. J. Larsen, L. L. Merrill. — Oscilační elektronka pro rozsah 2 až 13 kMc/s, J. W. Clark, A. L. Samuel. —

### QST

Č. 2, únor 1947, USA. — Použití přístroje BC-645 z voj. výprodeje na 420 Mc, J. T. Ralph, H. M. Wood. — Data pro použití běžných elektronek pro vysílání (6AG7, 6AK6, 6AQ5, 6C4, 6F6, 6L6, 6N7, 6V6GT, 12AU7). Stabilisovaný zesilovač s elektr. 813, R. M. Smith. — Měkce pracující zapojení pro utlumení přijímače při střídavé korespondenci, C. L. Robinson. — Antena pro 6 m a 10 m, E. P. Tilton. — Čtyrelektronkový přístroj pro amatérské použití, G. D. Knipe. — Měřidlo modulace s přímým čtením, s diodou-detektorem IN34, D. W. Atchley, R. E. Fricks. — Přístroj pro práci na 10 000 Mc/s, J. A. McGregor.

Č. 3, březen 1947, USA. — Levný vysílač pro fonii na 6 m, C. V. Chambers. — Omezovač amplitudy pro vysílače, data pro návrh a rozbor zapojení, W. W. Smith. — Základní směrové charakteristiky anten, D. C. Cleckner. — Cisté klíčování napájecím obvodem v primáru transformátoru, který napájí usměrňovač pro anodovou energii, H. G. Burnett. — Zdokonalený superhet pro 2 m, C. F. Hadlock. — Kmitočtoměr BC-221 jako latidelný oscilátor pro vysílač, H. W. Johnson. Měření indukčnosti radiových cívek, R. M. Crottinger.