

RADIOAMATÉR

Casopis pro radiotechniku a obory příbuzné

12

Ročník XXVI • V Praze 3. prosince 1947

OBSAH

Z domova i z ciziny	326
Elektrická derivace a integrace . .	328
Kanada volá Československo . . .	330
Plány čs. pošty	330
Diagram pro výpočet převodu . .	331
Zkoušení zesilovačů, II	332
Zdokonalení rázových generátorů .	336
Návštěvou v Tesle	336
Polarita osciloskopu	337
„Nesouměrná“ zpětná vazba . . .	337
Vf zdroj vysokého napětí	338
Anodová automodulace	339
Standardní zesilovač 15 W	340
Miliampérvoltmetr s 12 rozsahy . .	344
Drobnosti pro dílnu	346
O potřížích milovníků desek II . .	348
K šedesátinám Kurta Atterberga .	348
Vánoční drobnosti	350
Přemístování přijimačů	351
Pro začátečníky — Žen z dotazů .	351
Barevné značení součástek	352
Z redakce — Obsahy časopisu —	
Koupě — prodej — výměna 352—354	
Knižní příloha: Měření v rádiotechnice, můstky, str.	133—140

Chystáme pro vás

O záznamu zvuku na drát • Superhet na oba druhy proudu •

Plánky k návodům v tomto čísle

Standardní zesilovač 15 W, výkres kostry a skříně ve skut. vel. za 26 Kčs, montážní a spojovací plánek se schématem ve zvětšeném měřítku za 30 Kčs, při současném objednávce s výkresem kostry celkem 50 Kčs. • Negativní nátník stupnic potenciometru a přepinače, štítky pro páčkový spinač nebo přepinač a řada symbolů na kartonu, velikosti A6, souprava 6 kusů pro tento zesilovač 15 Kčs. Za příslušnou částku, zvětšenou o 2 Kčs na výlohy se zasláním a přiloženou k objednávce, posílá jen přímo odběratelům redakce Radioamatéra.

Z obsahu předchozího čísla

Konference v Atlantic City • Dvoulampovka na oba druhy proudu • Ladičelný budič (VFO) s krystalem • Sladování souvislým spektrem • Zdroj napětí obdélníkového průběhu • Pokusy z atomistiky • Rázuječí oscilátor • Časové znamení čs. rozhlasu • Radioolympia 1947 • Pokusy s bass-reflexem • Dvoulampovka na st. proud z voj. elektronek •

Pravě před rokem ve vánočním čísle vyslovili jsme na tomto místě několik přání pro budoucnost. Vztahovala se k míru, práci, soužití a k oném věcně potřebným vlastnostem, jejichž rozvoj je nejvýš žádoucí, jejichž vyplnění je tužbou i úkolem všech techniků a lidí dobré vůle, a nedílnou podminkou utěšené budoucnosti. Byla tehdy pronesena s představou, že jejich splnění je v dohledu, byť ne na dosah, a v přesvědčení, že společným a soustředěným úsilím mohou být proměněna ve skutečnost.

Vývoj událostí vedl však v letošním roce cestami komplexnějšími než jsme čekali, vznikly skupiny nových ostrých problémů, a mnohé, co se ještě loni jasně rýsovalo na kosmopolitickém obzoru, je dnes zastřeno mráčny kríz a tajných i zjevných antagonistů. Zrak techniků, ne vždy zcela prostý nervosity z válečných let, objevuje mimo plochu pracovního stolu perspektivy ucelku neutěšené; na diagramu mezinárodních vztahů převládá derivace či strmost negativní, abychom se vyjadřovali v pojmech, na něž jsme zvyklí. Týž neblahý spád jeví i leckterý blížeji objekt domácí sféry hospodářské i společenské, jak jej zformovala souhra působících vlivů. A tu se mnohé čelo starostlivě zachmuří a s pocitem, že do vln světového dění vytekla cisterna nejčernějšího pigmentu, hledá zapomenutí v práci.

Jakkoli se to zdá velmi obtížným, chce me se pokusit o sejmouti alespoň těch chmurných závojů, které jsou v dosahu jednotlivcové a zášti pocházejí z jeho bytosti. Tim je řečeno, že se vzdalujeme rozboru světové politiky; to je vyhrazeno lidem s informacemi a jasnozřivosti nepoměrně bohatší než jaké postavení, zkušenosť a úsudek dávají nám. Spokojme se s ujištěním, že naděje v dobrý rozvoj za uzleného dnešku nechybi ani v nejméně důvěřivém komentáři událostí. — Předně je nutno připustit, že mnohý šedý odstín nanáší na obraz světového dění naše vlastní otřesená důvěra spolu s četnými odrazy podobného duševního stavu druhých. Uvolnění po ukončení války vbrzku vystřídaly pocity nelibosti, když se ukázalo, že problémy nejsou uzavřeny, že naše přání nejsou splněna ve chvíli, kdy soudíme, že by splněna být mohla. Nucená trpělivost, která lidí poučala ve válečné době, mění se v napětí, je-li nutno své nároky odklidat; odklad se jeví jako zápor a vzniká křečovitá představa, že co není dnes, nebude ani za rok, třeba se mezitím mnohé opravněné přání dočkalo splnění.

Neklidu z kolísavého vývoje podléhá i ten, komu skušenosť nejednou ukázala oscilační průběh dějů v přírodě a společnosti. I zde se stav jen vzácně mění plynoucím, rovnoměrným přechodem; zejména po impulsech tak drastických, jaké působily v minulých letech, nakmitává do značných, nepatrné tlumených oscilací. O nich víme, že mají dvoji extreemy, strmý vzestup se značnou kladnou amplitudou je vystřídán vzápěti neméně spádným poklesem do hodnot záporných, a to se může opakovat vickrát než nadejde ustálený stav. Soudíme, že aperiodické přechody jsou dokladem tlumení či tisně zcela nelidské, kdežto oscilace vývojové křivky

jsou projevem přirozeným. (Toto není humorná přehlídká technicko-matematického životního názoru, nýbrž holá skutečnost, o níž existují jak historické doklady, tak rozsáhlá pojednání na základě matematickém, s důkazy i vzorcí.)

Pochází vskutku všecka nespokojenosť z nedostatků? Věříme, že může vznikat i z neorganisovaného a nekonsumovatelného nadbytku. Neminime tím nelibost, když distribuce lokálních přebytků leckdy vásne na malicherných překázkách, jak tomu bohužel v těchto dobách často je. Podle přímléru spíše populárního než věcně výstižného: ménime rozladění člověka s pořuchou zažívání nad hojně prostřeným stolem. Koupíte si na příkad z bohatého výběru v novinářském stánku několik časopisu, abyste doma shledali, že právě te nět o nadbytek nekonvenuje vaši touze spotřebovat.

SVĚT V NÁS

Před třemi lety jste vásnivě lovili které vysílání ze všech dvaatřiceti směrů větrné růžice; zkuste-li to dnes, vznikne ve vás podiv, cože vlastně nového říkají všechni ti vzdálení mluvčí. — Za války jste si schraňovali problémy s úmyslem poněkud jimi převrátit svět, jen co dozní kvílení sirén a dupot okovaných bot. A hle, dodnes odpočívají v zásuvce, a vy zápolíte s něčím docela odlišným. — Sbírka desek, kterou jste si ze skrovňých přebytků poněhálku skládali, čeká dnes dlouhé měsíce než zatoužíte z ní těžit. V tom shledáváme poruchu duševního zažívání, tím častější, čím neurčitějí je počítována. Jistě i ona se promítá do sfér podstatně širších než z jakých původně vznikla.

V mítě podstatně přispívá k chronic-kému pocitu nespokojenosť citelný nedostatek hodnot mravních. Tuto příznačnou chorobu dnešní lidské společnosti pokládáme za nejzávažnější. Nejenom poslední válka, nýbrž i tendenze a ideje, rozbujelé před ní, hlučně narušily odolnost velké časti lidí. Prospěchářství, neskromnost, podezřívavost, závist, politikaření a neodolatelná touha po moci téměř umlčely výšší pohnutky a zásady, které jediné jsou s to vést k ideálům. Souvislost těchto ctností s vývojem v duchu socialismu je pevná, byl snad ne každému zřejmá, a čím rychleji dovede lidstvo vrátit se k nim, tím dříve dosáhne život plné své hodnoty. Třeba se právě obírali nejpoučavějšími problémy svého oboru, musí i technikové uvažovat a spolupůsobit na všechna na pohled tak odtažitých.

To všecko pokládáme za příčiny odlivu klidu a soustředění, oslabení schopnosti žít a užívat, vysvětlí mnohem odklonu, ne-li útoku od reality a také mnohem neblaze rovinutého vnímání temných odstínů kolem nás na úkor barev veselých. Není a nebude snadné zbravit se tohoto druhu barvosleposti, alespoň do té doby, kdy jasnější odstín vprevládnou. Pak to ovšem nebude tak obtížné a tak naléhavě potřebné jako dnes. Proto jsme také zabočili na okraj metafysiky s úmyslem ukázat, jak značná rozloha doměle vnitřního světa je skryta v nás samých, a jak je potřebné rozseznat skreslující vlivy vlastní bytosti, aby to, co na dnešku shledáváme neutěšeným, přestalo být brzdou a stalo se pobídou.

P.

Z DOMOVA IZ CIZINY

RADIOLYMPIA ZBLÍZKA

Snad jen ten, kdo zhlédl po válce několik evropských veletrhů, dovedl by po zásluze ocenit organizační schopnost a výkonnost britského radiotechnického průmyslu. Nám tato možnost nebyla dopřána, a proto nebude srovnávat a kritizovat, nýbrž jen líčit zevní formy toho, o čem jsme psali dříve. Především a hlavně nebyla to výstava neprodejných vzorků a prototypů. Cokoliv zákazník upoutal, to si mohl také kupit. Pro vývoz bylo zboží ve skladech, pro domácí trh byla nejdělsí lhůta šest týdnů. O chystaných vzorech směly sice firmy své zákazníky informovat letáčky a brožurkami, ředitelství výstavy však nedovolilo vzory vystavovat. O výkonnosti tamního průmyslu svědčí, že přijímá objednávky na vývoz až do výše milionu liber měsíčně, z čehož dnes skoro polovina připadá na navigační zařízení a pomocné výrobky průmyslové přístroje. Blaze tomu, kdo má libry.

Větší firmy překvapily řadou vzhledů i dokonalých rozhlasových a televizních přijímačů. Pohled pod kostry těchto přístrojů byl pro kontinentálního radiotechnika radostí a potěšením: spoje pečlivě vedené a důkladně upevňované připomínající spíše měřicí přístroje než běžné přijímače; odpory v bakelitových obalech, kondensátory většinou keramické (známe je z vojenského výprodeje), cívky dokonale impregnované, přepínáče ze superpertinaxu nebo keramického isolantu, se stříbrnými dotyky, a vzorné mechanické provedení. Nenalezli jsme přijímač, jehož části by byly rozloženy po celé skřince, takže by vyjmout kostry zabrala více času než oprava. Zato jsme se mohli podivovat přístrojům, které lze i s reproduktorem vyjmout po uvolnění dvou šroubů. Také vylepená schéma a sladovací tabulky i pečlivě označené kostry by i naši opraváři ocenili. Tajnůstkaření s továrními specifikacemi tu zřejmě neznají.

Exportér s úctou pozoroval pružnost a přizpůsobivost výrobek požadavkům trhu. Týž přijímač je možno dostat až v deseti různých provedeních. Místním poměrům je přizpůsobena barva, tvar i provedení skřínky, vlnové rozsahy, sítová napětí i konstrukce přijímače — trojice, polární, „mořské“ a p.

Exportní ceny jsou poměrně nízké: zde se nesmíme nechat mylit vnitřními cenami v Anglii, které se blíží našim, protože každý výrobek pro vnitřní trh je zdražen až o 30 % detailní ceny nákupní daní (purchase tax). Ta se ovšem u exportního zboží nevybírá, a firmy mají pro vý-

Toto oznámení by Clippard jsme našli 13. listopadu v říjnovém čísle QST. Z textu je vidět, že jde o přístroj v podstatě shodný s naším rázuječním oscilátorem pro využívání nebo opravování přijímačů, jen vestavěný se vším vůdu do trubičky zvici běžné elektronky, na jednom konci s přivedem sítě, na druhém s dotykem a řízením sily signálů. Přístroj je protějškem známého hledáče signálů: postupem od reproduktoru k anténě lze vyhledat defektivní místo v přijímači, ať je ve výrobcu v tónové části. Američané nám tedy ukradli nápad; bohužel však o nějaký čas dříve než jsme jej měli.

voz daňové úlevy. Jinak stoupaly ceny běžných přijímačů proti předválečnému stavu v Anglii méně než v Americe, zdražení činí asi 30 %. Televizní přijímače jsou dokonce asi o polovici lacnejší než před válkou a veliký radarový přístroj typu PPI pro civilní loďstvo se prodává již za 1500 liber (300 000 Kčs).

Tato na pohled značná částka se zaplatí slavení na pojistném, které poskytuje Lloyd lodím takto vybaveným.

Pobyt na výstavě byl vskutku příjemný, i když nedbáme pozornosti pro cizí návštěvníky a novináře. Po celé rozloze se ozýval totiž jen jeden pořad, sestavený ze tří programů BBC a z programu televizního vysílače. Nf modulace byla rozvedena drátovým vedením do jednotlivých stánků. Každý vystavovatel dostal 1/4 W nf výkonu a směl zapojit na vedení jen re-

technikové, dověděli jsme se o mnohých technických detailech, na něž obchodní zaměstnanci nestačí.

Aby si vážní zájemci mohli výstavu klidně prohlédnout, začal se výdej vstupenek u pokladny teprve po 11. hod., avšak ten, kdo měl čestný lístek (zahraniční návštěvníci a novináři), mohl projít branou již v 9 hod. ráno. Toto opatření se však ukázalo skoro zbytečným, protože návštěvě během dne (kromě soboty) byly poměrně malé až do páté hodiny, kdy se končí práce v podnicích — Anglie totiž ve dne pracuje, a že pracuje dobře a plně, to také ukázala tato výstava. — m-

Rozhlas po dráte v Anglii

Nechtěli jsme skoro věřit, že v zemi s tak hustou a dokonalou rozhlasovou sítí, jako je Anglie, jsou dva miliony účastníků, kteří poslouchají rozhlasové programy anglických i světových stanic přes ně sít společnosti *Relay Services Association*.

Jmenovaná firma má v Londýně a v jiných velkých městech hustou kabelovou síť, podobnou sítí telefonní. Za poplatek 1 sh 6 d (15 Kčs) týdně připoji na ní účastník, který dostane zdarma zapojen dynamický reproduktor (bass-reflex) s regulátorem hlasitosti a přepínačem pro volbu jednoho ze čtyř dodávaných programů (přepínač má osm drátek). Programy jsou sestavovány z pořadů přímo ze studií BBC, dále z programů velkých rozhlasových společností světových, přivydělených bud telefonními kably nebo zachycených velikou novou odposlechovou stanicí.


Skoro dva miliony anglických domácností jsou připojeny na tuto síť, a protože počet účastníků této zajímavé služby stále roste, rozhodla se společnost položit v nejjednatějších londýnských čtvrtích další vedení, aby si posluchači mohli volit z pěti programů, a prodloužit denní službu z 18 na 20 hodin (od 6 od rána do 2 hodin v noci). Toto je tedy jakási rozhlasová výstřížková služba a další stupeň rozvoje rozhlasu po vedení. Je nutno se ptát, zda by se osvědčila u nás? O. Horna

Počítadlo fotonů pro astronomy

Bulletin mezinárod. odd. RCA podává zprávu o použití fotonky s násobičem elektronů ve spojení s přesným počítadlem impulsů k měření světla stálic. Přístroje jsou dletem W. Blitzsteina a I. M. Levitta, kteří o nich referovali na 77. schůzi Astronomické společnosti v Evanstonu, Illinois.

Fotonka obsahuje kromě fotoelektrické katody devět dynod, t. j. sekundárních kathod, na nichž jediný počáteční elektron, uvolněný z citlivé vrstvy, uvolní na konec milion elektronů nebo i více. Toto množství může být po nevelkém zesílení v obvyklém elektronkovém zesilovači snadno zaznamenáno, po případě sčítáno elektronickým počítadlem, vyvinutým rovněž u RCA, které dovoluje sčítat až milion impulsů za vteřinu.

Hvězdář namíří tedy svůj dalekohled na

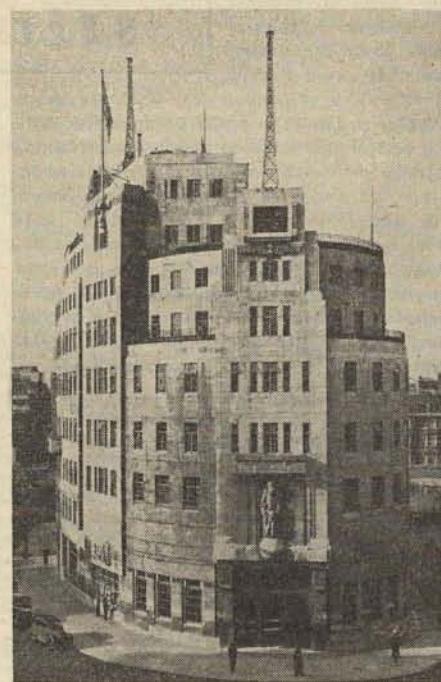

Ústředí britského rozhlasu, hlavní budova BBC v Londýně. Právě před 25 lety, 14. listopadu 1922, začala slabá stanice 2LO vysílat rozhlasové pořady pro veřejnost.

produkty svých přijímačů — věc, která tu byla doporučována pro náš radiový trh. Snad proto jsme se často setkali s kmitočtovými charakteristikami přijímačů, některé firmy je snímaly přímo na obrazovku s pomocí frekvenčního modulátoru.

Anglický klid a zdvořilost se uplatňovaly vůči všem zájemcům, i když sem přišli jen za podívanou. Firmy ochotně ukazovaly schéma svých přístrojů a protože v některých stáncích byly vedoucí

REVOLUTIONARY NEW INSTRUMENT FOR COMPLETE RECEIVER TESTING

Signalette
MULTI-FREQUENCY GENERATOR

\$9.95 at dealer or
F. O. B. Cincinnati

CLIPPARD INSTRUMENT LABORATORY, INC.

1126 BANK ST., CINCINNATI 14, OHIO

Generates R.F., I.F. and AUDIO Frequencies, 2000 cycles over 20 megacycles using new electron gun oscillator principle. Completely self-contained — fits coat pocket or tool chest. Just plug into A.C. or D.C. LINE AND CHECK RECEIVER SENSITIVITY, AUDIO GAIN, R.F. and I.F. AMPLIFIERS, PHASE SHIFT, SHIELDING, breaks in wires, stage by stage signal tracing tube testing by direct comparison, etc., etc. Sturdy construction, handsome appearance! See at your dealers or write for details.



stálici, jejíž světlo chce měřit, zavede je na fotobuňku s násobičem, který promění dopadající světlo na impulsy o napětí asi 10 milivoltů a o nejmenším trvání setiny mikrosekundy. Nastaví přístroj na vhodný interval, na př. 10 až 100 vt. s přesností 1 μ s (!), po který jsou impulsy sčítány počítadlem a jeho automaticky získaný údaj je pak přímo úměrný množství světla, které dalekohled zachytí. Takto lze také rychle porovnávat jasnost dvou hvězd. Dosavadní způsob, kde se elektro-nový proud fotony měří galvanometrem, je podle uvedené zprávy dosud v použití, je však zdlouhavý a nedosti citlivý. Nový způsob dovoluje zjišťovat impulsy 100 elektronů, což zdaleka nestačí pro vychýlení cívky galvanometru; starý systém trpí také nestálostí citlivých galvanometrů, pomalostí jejich nastavení a neschopností reagovat na krátké impulsy.

Optický dosah překonán?

Chilský amatér Celah navázal spojení na vlně 6 m (?) s japonskou stanici J 9 AAO, vzdálenou asi 18 000 km. Spojení trvalo 20 minut, a dokládá, že i poměrně krátké vlny, o nichž se ještě nedávno uvádělo jako pravidlo, že mají dosah omezen viditelným obzorem, mohou překonat vzdálenost téměř největší, jaká se na zeměkouli může vyskytovat.

Přenosky Truvox



Jsou určeny pro reprodukci s nových desek ffrr, a čtenáři je znají ze zmínky v referátu z Radiolympie. Dnes přinášíme obrázky, charakteristiky a několik dalších technických údajů.

Na obraze 1 vidíte přenosku „Ribbon“. Jak název naznačuje, je založena na principu páskového mikrofonu. Jemný hliníkový pásek s připájeným diamantovým nebo safirovým hrotom zkrucuje se v homogenním magnetickém poli, takže systém je necitlivý na vertikální pohyb (kývání desek) a napětí budí jen pohyb horizontální. Celý otáčivý systém váží pouze 40 mg, přičemž tři pětiny váhy je soustředěno v ose otáčení. Pohyb je pouze nepatrně tlumen vlastním závěsem a odpořem vzduchu, takže rezonance kotvičky padá asi do oblasti 21 kc/s a přenoska má charakteristiku (viz obr.) rovnou ± 3 dB v rozsahu 25 c/s — 20 kc/s. Raménko se otáčí v kuličkovém ložisku ve vodorovném směru a v hrotových ložiskách ve směru vertikálním. Hmota raménka je tak veliká, že jeho vlastní rezonance je kolem 6 c/s, ale důmyslným využitím a pérovým odlehčením dala se nastavit tlak na desku v mezech 15—30 g. S výstupním transformátorem, který přizpůsobuje impedanci přenosky (asi 7 Ω) a současně opravuje kmitočtovou charakteristiku (zvednutí basů u 50 c/s o 20 dB a zeslabení výšek u 14 kc/s o 8 dB) dává přenoska asi 8 mV výstupního napětí. Potřebuje tedy asi takové zesílení jako běžný krystalový mikrofon.

Lacinější a méně choulostivá dynamická přenoska Concert je na obrázku 3. Vzduchově tlumený systém se skládá z jednoho závitu hliníkového drátu s připájenou safirovou jehlou. Pohybuje se v poli

VÝBUCH v přijimači

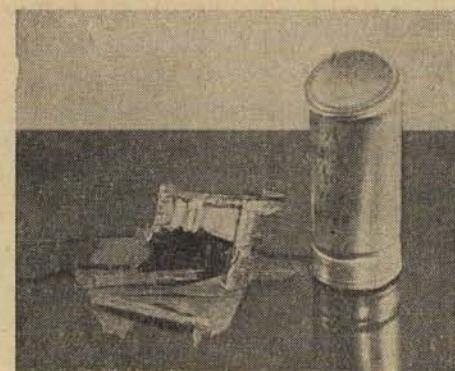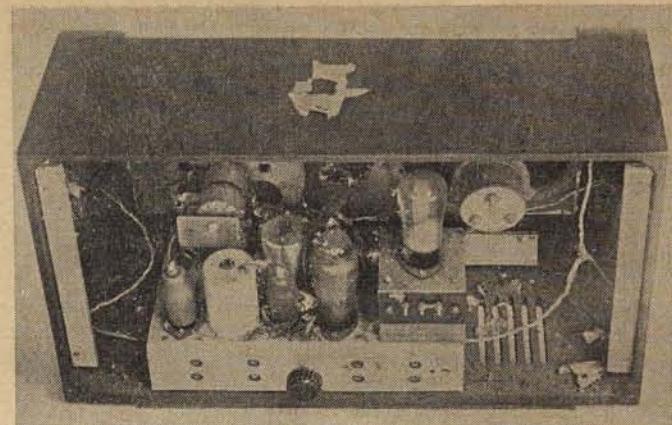Otvor, proražený v překližkové stěně skřínky sily 6,5 mm, vznikl výbuchem elektrolytického kondenzátoru napájecího obvodu. Jeho kryt, utržený vnitřním přetlakem, vylétl s ta-



silného magnetu AlNiCo. Systém váží asi 100 mg a jeho rezonance je kolem 18 kc/s. Charakteristika (obrazec 4) je rovná až do 16 kc/s. Tlak na desku, provedení raménka i výstupní napětí za přizpůsobovacím transformátorem, který současně přidává basy a zeslabuje výšky, je stejně jako v předešlém případě. Přenoska je důkladně konstrukce, takže se hodí dobrě i pro gramofonové měniče. Cenově je také přístupná — s transformátorem v hermeticky uzavřeném stínícím krytu stojí asi 1350 Kčs. Safirové jehly však snese však asi 2500 velikých desek.

-rn-

asi 500 přehrání*) a výměna se musí provádět buď v továrně nebo odborném závodě, protože s jehlou se vyměnuje celý pohyblivý systém. V tomto ohledu je výhodnější jehla diamantová, která je sice značně dražší (kolem 800 Kčs) snese však asi 2500 velikých desek.

*) Tento pesimistický údaj nechť nikoho nepřekvapí. Fa Telefunken prodávala před válkou velmi dobrou magnetickou přenosku T 1001, se safirovým hrotom, o něž tovární tiskopis uváděl, že snese 10 000 přehrání. Zkoušky, provedené v rozhlasu, však vydaly svědectví, že již po 400 přehráních je hrot zřetelně deformován.

Red.

Názvy filtrů



K námetu prof. J. Forejta, otištěnému pod tímto názvem v čísle 11, poslal nám inž. dr. Julius Strnad, profesor brněnské techniky, tuto připomítku:

Jde vlastně jen o určení příležitých názvů pro filtry, označené v cizí literatuře jako „low-pass“ (Tiefpass) a „High-pass“ (Hochpass).

Název „pásmový filtr“ není snad třeba měnit. Pro čtvrtý typ filtru, který tlumí určité pásmo, je vžitý název „závěrný filtr“ (band-stop). Oba poslední termíny jistě zcela vyhovují.

Naproti tomu bude velmi záslužné vy-mýt názvy „nízkofrekvenční“ a „vysokofrekvenční“ filtr, protože skutečně nic neříkají a zavádějí zbytečný pojmový zmatek.

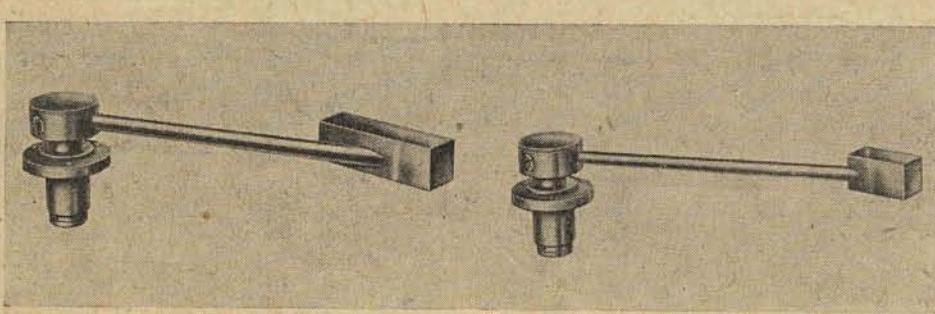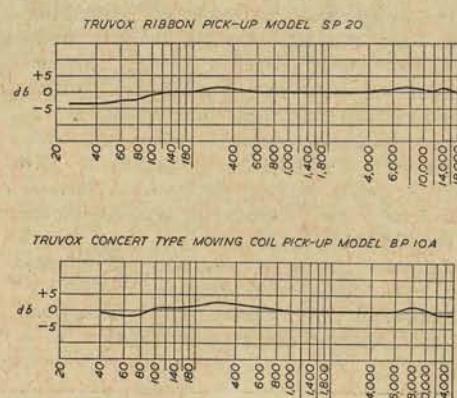Jsem však toho názoru, že nejpříležitější název se najde časem; podobně jako nahraďte za slovo „push-pull“, na jehož českou nahradu vypsala redakce „Radioamatéra“ v roce 1925 odměnu 100 Kč. Pokud vám, nebyla tato odměna vůbec vyplacena, až se časem našel příležitý název „dvojčinné zapojení“. Julius Strnad



ELEKTRICKÁ DERIVACE A INTEGRACE

Pojednáme o jednoduchých čtyrpolech, které mají tu vlastnost, že výstupní napětí je derivací nebo integrálem podle času napěti vstupního.

Případy použití jsme rozdělili do čtyř skupin:

1. V některých oborech měrné techniky nás zajímá kromě průběhu výstupního napěti i rychlosť a zrychlení změny (první a druhá derivace), po př. integrálem podle času. Tu si hledíme ušetřit namáhavé grafické vyhledání těchto veličin vestavěním vhodných obvodů.

2. Ve sdělovací technice se často učiní dva rozdílné systémy rovnocennými, derivujeme-li nebo integrujeme-li výstupní napětí jednoho z obou systémů. Příklad: tlakový / rychlostní mikrofon, krystalová / magnetická přenoska, frekvenční / fázová modulace, magnetické / krystalové sluchátko atd.

3. Derivujících a integrujících obvodů se už dlouho používá ke změně tvaru úmyslně nesinusového napěti. Pochody v takových zapojeních bývají často vykládány staticky, takže si čtemář sotva všimne pravé podstaty věci. Namátkou jmenujeme známý případ, kdy vysoké napětí pro anodu televizní obrazovky je získáváno usměrněním ostrých impulsů, vzniklých derivací pilového napěti linkujícího generátoru. Naopak můžeme vyložit činnost generátoru pilového napěti integrováním proudových impulsů thyratronu.

4. Popisované obvody pravděpodobně slouží v elektronkových počítacích strojích (na př. ENIAC) k řešení vložených, matematických příkladů.



Obvody pro derivaci

Derivace kondensátorem. Přiložíme-li na kondensátor napětí, pak jím protéká proud $i = C \frac{de}{dt}$. Proud kondensátorem je první derivací napěti podle času s přistrojovým koeficientem C . V elektronkové praxi však potřebujeme spíše potenciálové změny, na př. k ovládání mřížek elektronek a v řadě případů byl by průběh proudu sotva co platný. Použijeme proto metody, známé z techniky měření proudu: zařádime do obvodu odpor, a úbytek na něm bude úměrný protékajícímu proudu. Napětí na odporu R (obraz 1) není ovšem přesnou derivací, neboť napětí na kondensátoru je zmenšeno o hodnotu napěti výstupního.

$$u = RC \left(\frac{de}{dt} - R \frac{di}{dt} \right)$$

Výstupní napětí se však derivací tím více přiblíží, čímž menší bude u proti e . Tato podmínka bude splněna tím přesněji, čím menší bude součin RC , resp. čím menší bude R proti $1/\omega C$ v uvažované oblasti harmonických složek. Pak se může druhá část pravé strany rovnice zanedbat a dojde se k výsledku: $u = CR \frac{de}{dt}$.

Zádáme-li dobrou účinnost zařízení, nesmíme zanedbat vnitřní odpor zdroje. Hodnota výstupního napěti je totiž dána proudem a velikostí derivačního odporu R_d , pro kvalitu derivace ($1/RC$) je však směrodatný součet $R_d + Rp$ (obraz 2, R_p je pracovní odpor elektronky, paralelní souhrn z vnitřního odporu a odporu anodového). Za předpokladu velkého $1/C (Rp + Rd)$ protéká obvodem proud $i = C SR_p \frac{de}{dt}$. Na odporu R_d je tedy

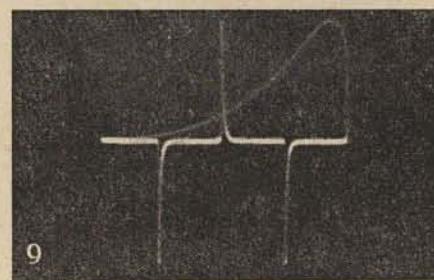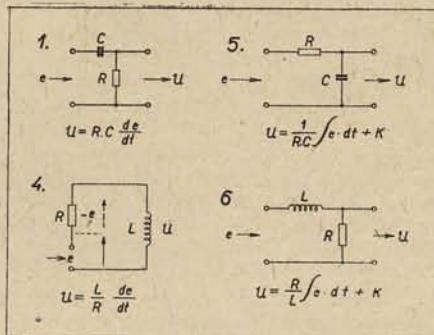

Obraz 1, 4. Obvody pro derivaci. — Obraz 5, 6. Obvody pro integraci. — Obraz 9. Nedokonalá derivace obdélníkového průběhu. Tvar vstupního průběhu byl tak přesný, že by bylo lze z něho vytáhnout impulsy o několika rázů užší. Pak je však psací rychlosť pro zobrazení přílišná.

napětí $u = CSR_p R_d \frac{de}{dt}$. Požadujme jistou stálou kvalitu derivace $1/k$ a do předchozího vzorce dosaďme za R_d hodnotu z výrazu $k = C (Rp + Rd)$. Po úpravě výjde $u = (kRp - CR_p^2) S \frac{de}{dt}$. Přiložíme-li první derivaci této rovnice rovnu nule, dostaneme známým způsobem výraz pro maximum nebo minimum u , $k - 2CR_p = 0$, tedy maximum (druhá derivace je záporná) nastane při splnění podmínky $R_p = Rd$. Při stálé kvalitě derivace bude výstupní napětí největší tehdy, když se vnitřní odpor zdroje bude rovnat vlastnímu odporu derivačnímu.

Zmenšujeme-li derivační odpor pod hodnotu vnitřního odporu zdroje, tu se blížíme případu, kdy se již kvalita derivace nezvětší, ale hodnota výstupního napěti klesá úměrně s odporem.

Jakost derivace je zmenšena ovšem i parazitními kapacitami (obraz 3). Podle Théveninovy poučky klesne napětí zdroje na hodnotu, danou kapacitním děličem C a

C_1 , a derivační kapacita se zvětší na hodnotu $C + C_1$.

Výstupní napětí se tímto zásahem sice nezmění

$$u = R(C + C_1) \frac{C}{C + C_1} \frac{de}{dt}$$

blíží-li se však hodnota derivačního kondenzátoru velikosti parazitní kapacity, klesá kvalita derivace $[1/R(C + C_1)]$ velmi rychle.

Derivace indukčnosti. Ze základního vzorce indukčnosti $u = -Ldi/dt$ je patrno, že napětí na indukčnosti je první derivací proudu. Postaráme-li se vhodným zapojením, aby proud, tekoucí cívku, byl úměrný napěti, které chceme derivovat, dostaneme čtyrpole, jehož výstupní napětí bude derivací napěti vstupního. Zapojení, které přibližně vyhovuje tomuto požadavku, je na obraze 4. Volíme-li součásti tohoto zapojení tak, aby výstupní napěti bylo vždy mnohem menší než napěti vstupní, leží na odporu R prakticky celá hodnota vstupního napěti, obvodem tedy teče přibližně proud $i = -e/R$.

Po dosazení do prvního vzorce dostaneme výsledek

$$u = \frac{L}{R} \frac{de}{dt}$$


Kvalita derivace roste se zmenšováním poměru L/R . V zorném úhlu harmonických složek lze kvalitu derivace vyjádřit jako vzdálenost kmitočtu nejvyšší uvažované harmonické složky od frekvence pro $wL = R$.

Obvody pro integrování


Integrování kondensátorem. Definici proudu kondensátorem, $i = Cdu/dt$, lze převést na tvar

$$C \cdot u = \int idt + K$$

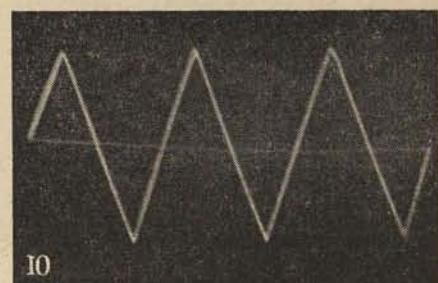V podobném zapojení (obraz 5), jako při derivaci indukčnosti, využijeme skutečnosti, že napětí na kondensátoru je integrálem proudu podle času. Kondensátor napájíme přes tak velký odpor, aby proud, který jím protéká, byl dostatečně úměrný vstupnímu napěti, a dosazením



10

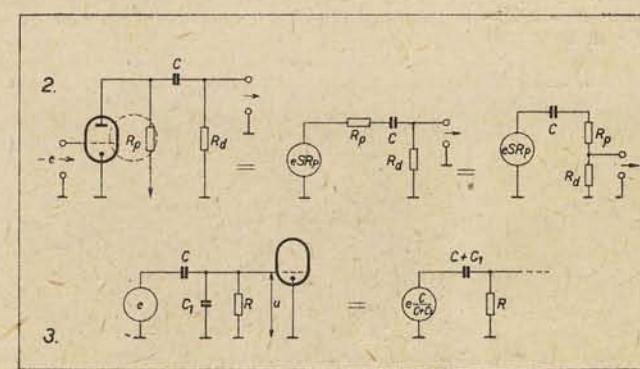

Obr. 10. Integrál obdélníkového průběhu z generátoru z č. 11. Levé boky v zápisu jsou širší: kladné vrcholky obd. průběhu totiž kolísaly vlivem nedokonalé filtrace; „záporné“ jsou funkce kathodového výstupu na potenciálu nuly.

Obraz 2, 3. K odvození vlivů na jakost derivace.

z Ohmova zákona do předešlého vzorce dojdeme k výsledku

$$u = \frac{1}{RC} \int edt + K$$

Integrační konstanta je totožná se stejnou složkou napětí a ve většině případů periodického průběhu zpracovávané funkce ji lze vynechat. I zde je integrál tím dokonalejší, čím menší bude výstupní napětí proti napětí vstupnímu. Jakost integrace je uměrná součinu $R \cdot C$.

Integrování indukčnosti. Upravením výrazu pro napětí na indukčnosti $e = -Ldi/dt$ na tvar

$$-Li = \int edt + K$$

a dosazením z Ohmova zákona dojdeme ke vzorci pro derivaci indukčnosti

$$u = \frac{R}{L} \int edt + K$$

(zapojení obraz 6).

Integrování indukčnosti nemá patrné výhody proti integraci kondensátorem, proto se ve většině případů používá kondensátoru.

V praxi ovšem není nutno zůstat u obvodů, stavěných přesně podle šablon, které jsme tu naznačili. Odpor, kapacitu, indukčnost lze vždy, když se to hodí, nahradit vhodně upravenou vstupní nebo výstupní impedančí elektronky.*). Taková zapojení se však v náhradním schématu neliší od popsaných obvodů, doplněných po př. zesilovačem, proto pokládáme za zbytečné se jimi zabývat jako něčím odlišným. Stačí znát vztahy pro chování elektronky při zavedení zpětné vazby.

Ctenář zatím nenalezl v našem článku číslo, snad nejzájimavější: zeslabení (na př. poměr špičkových hodnot při periodickém průběhu napěti) při nějaké přiměřené jakosti derivace nebo integrálu. Takové číslo s obecnou platností lze ovšem sotva nalézt, neboť různé případy použití kladou velmi odlišné požadavky na přesnost výsledku. V elektroakustice, kde jsme spíše nakloněni pozorovat odděleně harmonické složky a výsledky vtělovat do průběhu frekvenční charakteristiky $u = U(f)$, interpretujeme derivaci nebo integrál jako zásah, kterým se učiní amplituda sinusového napěti lineární funkci frekvence: kmitočtová charakteristika dostane šikmý průběh se strmostí $+ \text{resp. } -6 \text{ dB/okt}$. Hledíme-li spíše na účinnost než na fázi, položíme $R = 1/\omega C$, resp. $R = \omega L$ na horní nebo dolní hranici tónového pásma, podle toho, jde-li o derivaci nebo o integrál.

Jinak se postupuje při odhadu hodnot součástek, je-li derivace nebo integrování prostředkem ke změně tvaru napěti

Obraz 7, 8. Jakost derivace a integrace v závislosti na konstantách obvodu.

[$u = U(t)$] úmyslně nesinusového průběhu. Jako příklad použijeme napětí obdélníkového (obraz 7). Tehdy, když je časová konstanta derivujícího člena větší než doba náběhu T_1 , lze pokládat průběh obdélníkového napěti za ideální a v případě zanedbatelného vnitřního odporu zdroje nenastavá zeslabení, špičková hodnota impulsu se rovná špičkové hodnotě obdélníkového napěti, jejich šířka zhruba odpovídá časové konstantě člena. Výsledek však sotva zasluluje název derivace. Teprve potom, když časová konstanta obvodu je menší než doba náběhu, lze mluvit o derivaci, zeslabení je ovšem již patrnější, pro běžné použití počítejme se zeslabením nejméně na 1/10.

Pro integrování lze podmínku pro jakost nalézt názorněji. Nabíjí-li se kondenzátor přes odpor vždy jen na nějaké napětí mnohem menší než je napětí vstupní, nabíjí se přibližně konstantním proudem a vzniklý jeho náboje je tedy lineární (obraz 8). I v tomto případě je zeslabení na 1/10 hodnotou tak tak vyhovující.

V jiných případech se volí konstanty zapojení podle individuálních požadavků metody a podle toho, jak je definován průběh zpracovávaného napěti. Většinou je nezbytná dodatečná kontrola osciloskopem.


O dobré činnosti popisovaných obvodů jsme se přesvědčili jednoduchým pokusem: napětí obdélníkového průběhu jsme integrovali a vzniklé napětí trojúhelníkové znova derivovali. Výsledný průběh byl k nerozeznání od původního obdélníkového průběhu.

Při experimentech s derivováním je dobré si uvědomit, že derivující obvod relativně vyzdvihuje vysoké kmitočty na úkor nižších. Tehdy totiž, když se na př. silném nelineárním skreslením sinusovky a několikanásobnou derivaci vyrábějí impulsy, nelze jako zdroje výchozího sinusového napěti použít interferenčního tonového generátoru, protože derivaci ob-

Obraz 11. Oscilogram jednocestného usměrnění sinusového napěti (50 c/s) — zpracovaná funkce. (Mírné naklonění dolních částí zavinilo patrně fázové skreslení zesilovače osciloskopu.)

Obraz 12. První derivace průběhu na obrazu 11. Esovité průběhy vždy mezi dvěma body nespojitosti souhlasí časově s neodíznotou částí původní sinusovky: jejich kosinusový průběh je zřejmý.

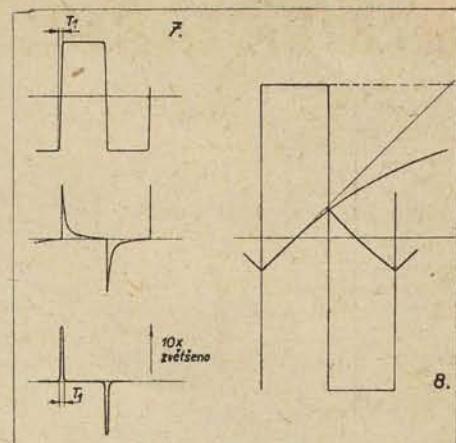Obraz 13. Druhá derivace základního průběhu. Perioda impulsů je polovinou periody původní funkce a šíře impulsů je úměrná poloměru zaobljení paty původní křivky. Negativně vydutá část vždy mezi párem impulsů má tvar $-\sin \omega t$, jak odpovídá pravidlu druhé derivace.





vody vyzdvihnu neodstranitelnou vysokofrekvenční složku často natolik, že úplně znehodnotí výsledek. Generovaný impuls je polohově modulován podle záznamů mezi frekvencí oscilátoru a příslušným násobkem nízké frekvence.

Jiné nebezpečí se vyskytuje při integrování. Integrační obvody lineárně zeslabují vysoké kmitočty a tu se může stát, že hladina síťového bručení relativně vystoupí na škodlivou hodnotu (obraz 10).

Řazením obvodů za sebou je možno získat druhou, třetí a další derivaci podle potřeby. Podobně je tomu u integrálů.

Druhá derivace jednocestného usměrněního sinusového napěti je vhodným způsobem k získání krátkodobých impulsů (oscilosgramy obraz 11, 12, 13). Použije-li se v tomto případě k usměrnění napětí neslyšitelného kmitočtu, podloženého mnohem menším napětím akustických kmitočtů, bude se vodorovná část původní funkce (obraz 11) prodlužovat a zkracovat v rytmu akustického kmitočtu a tím se budou přibližovat a vzdalovat impulsy vzniklé druhou derivací (obraz 13), neboť jsou časově položeny právě do zlomů na koncích vodorovné části. Dvojí derivování jednocestného usměrněního součtu nosného napěti vyšší frekvence a menšího napěti modulačního je tedy jednoduchou metodou pro „párovou“ polohovou modulaci impulsů. Obecný výraz pro vzdálenost T_2 na př. každého lichého impulsu od následujícího sudého ($T_2 = A + Bu + Cu^2 + Du^3 + \dots, u$ je modulační napětí) obsahuje liché mocniny modulačního napěti, modulace není lineární pro vyšší modulační index, neboť zvětšováním modulačního napěti se ruší podmínka $\sin x = \arcs x$. Aby byla modulace lineární i při vyšších indexech, může se použít jako nosného napěti průběhu trojúhelníkového, ale o takových podrobnostech zase jindy.

Vlastimil Šádek

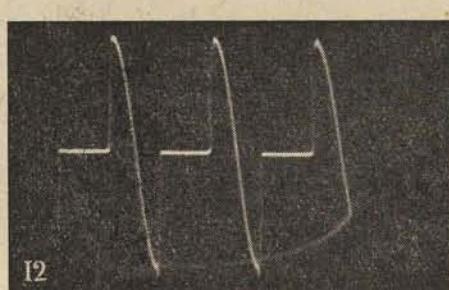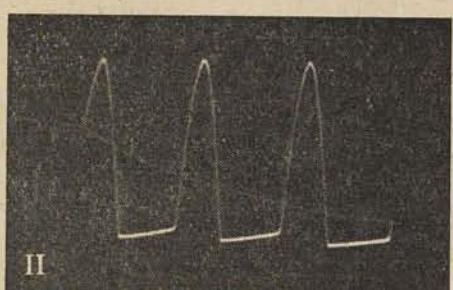



KANADA VOLÁ ČESkoslovensko

Nervové centrum kanadského kv rozhlasu: rozvodný panel, na němž je patrné, zda vysílač je v chodu, které směrové antény jsou zapojeny, odkud přichází program a modulace.

Adresa pro zájemce, kteří by kanadskému rozhlasu chtěli poslat zprávu o příjmu: Canadian Broadcasting Corporation, Czechoslovak Division, Montreal, Canada.

Ke konci války přistoupil k dotud známým pořadům nový rozhlas, a to z Kanady. Brzy po zahájení začal vysílat pro Československo a vysílá i dodnes. Přinášíme stručný nástin vývoje a stavu krátkovlnného vysílání z Kanady.

Již na počátku války bylo nutno, aby Kanada zřídila krátkovlnný rozhlas pro spojení s vojskem na frontách. Vláda dala souhlas na podzim r. 1942. Po mnohých zkouškách bylo nalezeno vhodné místo v bažinaté krajině, prosycené slanou mořskou vodou, v Sackville v New Brunswiccku asi 900 km od Montréalu. Vznikla zde dvouposchoďová moderní budova pro dva vysílače krátkovlnné a jeden pro střední vlny. Zde jsou laboratoře, dílny, kanceláře, sklad a j. Silné elektromagnetické pole bylo již při stavbě vhodně omezeno. Každá místnost má ve zdech dvojitě stínení z měděného plechu nebo sítě, potrubí a kovové součástky jsou uzemněny, každé tři metry jsou měděné uzemnovení pásky. Místnosti mají i akustickou izolaci.

Vysílače jsou dva, pracují současně, elektrická energie se přivádí dálkovým vedením, napětí 2300 V, 60 c/s. Příkon při běžném provozu je 135 kW. Výkon v anteně 6–21,75 Mc/s činí pro každý vysílač 50 kW, proud je veden linkou 600 ohmů k antenám. Vysílače jsou řízeny kryštaly v thermostatech, stabilita pět stotisícin vysílané frekvence.


Vysílač obsahuje za oscilačním stupněm tři zesilovací stupně; koncový stupeň používá dvou vodou chlazených elektronek v push-pullu třídy C s napětím 10 000 V a proudem 7,1 A. Modulátor má poslední, čtvrtý stupeň třídy B. S napětím jsou dodávány z transformátorů a usměrňena elektronkami. Není použito rotačních usměrňovačů nebo pod. Elektronky o menších výkonech jsou chlazeny větrníky, elektronky koncové destilovanou vodou. Vysílač se zapíná jedním knoflíkem s pomocí časovaných relé. Modulace vysílače až 100% na každé frekvenci mezi 30 až 10 000 kmity.

Vysílače používají směrov. anten mezi sedmi ocelovými věžemi. Mezi vyššími věžemi jsou anteny pro vlny delší (6 Mc). Veškerá ocelová lana jsou často přerušována isolátory. Byla snaha soustředit vyzárování na pokud lze nejmenší úhel. Antény jsou dipólového půlvlnného typu o více elementech a lze je přepojovat podle potřeby. Celkem se vysílá na 11 vlnových délkách, podle vzdálenosti dotyčné země, denní a roční doby. Antenní systé-

Vysílací hala kv vysílačů v Sackville, New Brunswick, Kanada. Operátor, sedící ve středu haly, má přehled na frontální panely obou vysílačů. Vpředu je kontrolní stůl pro operátora, který pracuje na vysílači pro střední vlny.

silačů podle dvouletého plánu; byl dovršen a někde i předstízen. V prvním roce dvouletky byly spuštěny dva 100kW rozhlasové vysílače, Morava v Dobrochově a vysílač gen. Štefánka v Košicích. Také 2kW vysílač Tatry je již v provozu. V letech měsících byly rozsáhlé rekonstruovány vysílače Praha I a Praha II. Již nyní má celé území republiky zajištěn dobrý příjem čs. rozhlasu, a na převážné části je možno přijímat dvojí program. Čs. poštovní správa měla k 1. listopadu 1947 v chodu 14 rozhlasových vysílačů o výkonu téměř 550 kW.

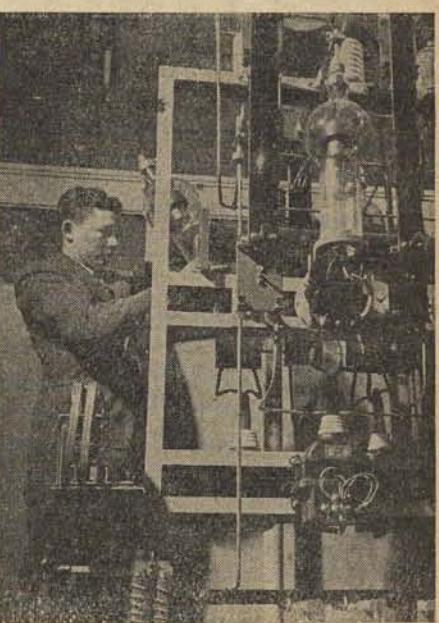
Ještě ve dvouletce vzniknou nové vysílače v Ostravě a na Oravě, a výkon Banské Bystrice bude zvětšen z dosavadních 20 na 100 kW. Pro Bratislavu je objednána nová antena a pravděpodobně od 1. ledna 1948 bude výkon zvětšen z dosavadních 50 na 100 kW. Připravuje se stavba vysílače pro západní Čechy, který nahradí provizorní vysílač v Plzni.



Usměrovací elektronky pro 10 000 voltů pro koncové stupně vysílače.

Plány čs. pošty

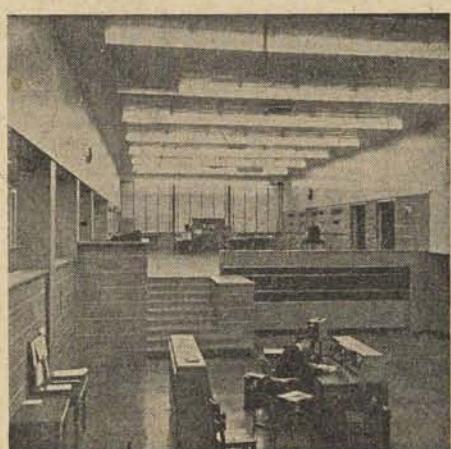Za účasti zástupců ministerstva a pověřenectva pošt byly v Brně 13. až 15. listopadu 1947 čtvrté pracovní porady radiotechnických úřadů čs. pošty. Na poradách byly předneseny referáty o výstavbě vy-



Aby naši posluchači mohli využít výhod t. zv. frekvenční modulace, která dává příjem bez poruch a s podstatně lepší jakostí přednesu, zakoupila čs. poštovní správa v USA 250W frekvenčně modulovaný vysílač, který již došel do Prahy, kde bude vbrzku uveden do chodu. Bude to jeden z prvních fm vysílačů v Evropě. Poštovní správa očekává, že také náš průmysl brzy zahájí výrobu přijimačů pro tento nový druh rozhlasu.

Na poradě byl podán obsáhlý referát o průběhu a výsledcích telekomunikačních konferencí, které se konaly letos v létě za účasti 68 států v Atlantic City u New Yorku. Čtenáři se o nich doveděli z článku dr. A. Burdy v 11. č. t. 1. Usnesení konference vstoupí v platnost pravděpodobně v polovině roku 1949 a teprve pak nastane v ethru pořádek.

Pro informování ciziny a pro styk s krajany v zahraničí bude vybudován celostátní krátkovlnný 100kW vysílač, který bude v provozu ještě do konce dvouletky. Pro pozdější dobu plánuje se stavba krátkovlnného rozhlasového ústředí a ústředí pro služby radiotelegrafní. V roce 1947 byly již dány do provozu dva radio-

telegrafní vysílače, další tři pro styk se zámořím a pro dálný východ zahájí pravděpodobně na začátku roku 1948.


1. července 1947 bylo u nás přes 1 800 000 rozhlasových koncesí, z toho 166 000 na Slovensku. Pro dokonalejší službu tomuto velkému okruhu obyvatel rozšiřuje poštovní správa technickou poradní bezplatnou službu a službu pro vyhledávání zdrojů, jež ruší rozhlas (ROS). Služebny ROS zatím působí v Praze, Brně, Bratislavě, Olomouci, Ostravě a Jihlavě. Brzy budou otevřeny další odbočky v Plzni, Uh. Hradišti a Košicích. Závisí to na možnosti přijetí a vyškolení dalších odborných sil, jejichž potřeba je ve všech odvětvích rychle rostoucích radioelektrických služeb naléhavá, ale přijetí brzdí zákaz přijímání sil do státních služeb.

Ve spojení s elektrárnami a ESC byla navržena dohoda o spolupráci při vyhledávání a odstraňování zdrojů poruch. Největším úspěchem dohody jest opatření, že stejně jako v řadě jiných států některé spotřebiče budou uvolněny do prodeje jen když bude zaručeno, že nemohou rušit rozhlas. Při dnešních stupňovaných náročích na jakost přednesu i příjemců je tato nová složka důsledného boje proti poruchám velmi vítána a výsledky budou nepochybně dobré, i když se ve větším měřítku dostaví až po delším čase.

Radiotechnikové čs. pošty z Čech, Moravy i Slovenska pracují od osvobození společně. Na svých poradách plánují výstavbu radioelektrických služeb pro celé státní území. Touto spoluprací umožňují lepší a rychlejší výstavbu a prospívají také československé jednotě.

Inž. Karel Michalica

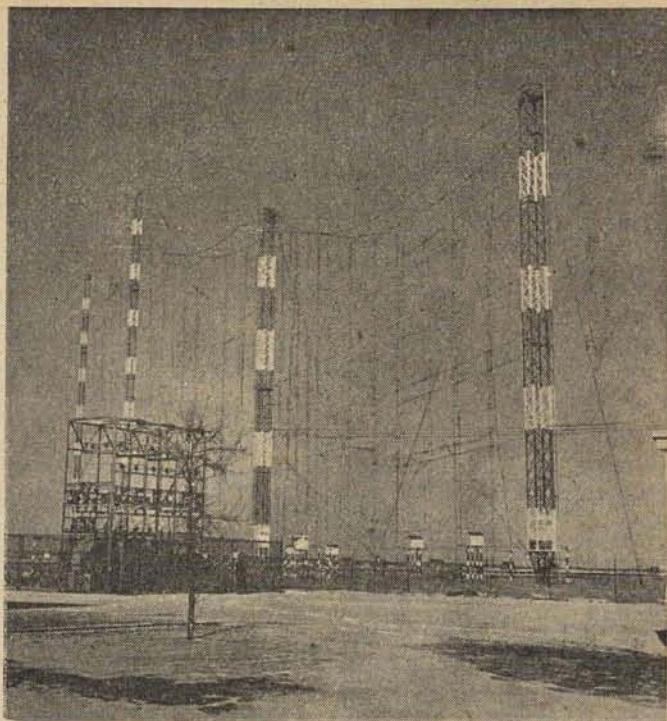Směrové antény pro Evropu v Sackville. Stožáry nesou pět antenních systémů. V malých budkách pod antennami je přepínací zařízení, které se řídí z budovy stanice.



(Všechny obrázky získala Canadian Broadcasting Company.)

• Známý anglický výrobce elektronek, firma Hivac, uvedl minulý měsíc na trh novou řadu miniaturních elektronek. Elektronky nesou označení Midget a jsou ještě menší než proslulé americké „proximity fuse“ — rozměr baňky je $24 \times 10 \times 4$ mm.

Prozatím dodává továrna dva typy, vhodné pro přístroje pro nedoslychavé, (které táz firma rovněž vyrábí), a to zesilovací pentoda XW 0,75 a „koncová“ pentoda XY 1,4. Další ohlášené typy měly být uvedeny na trh na Radiolympii.

-rn-


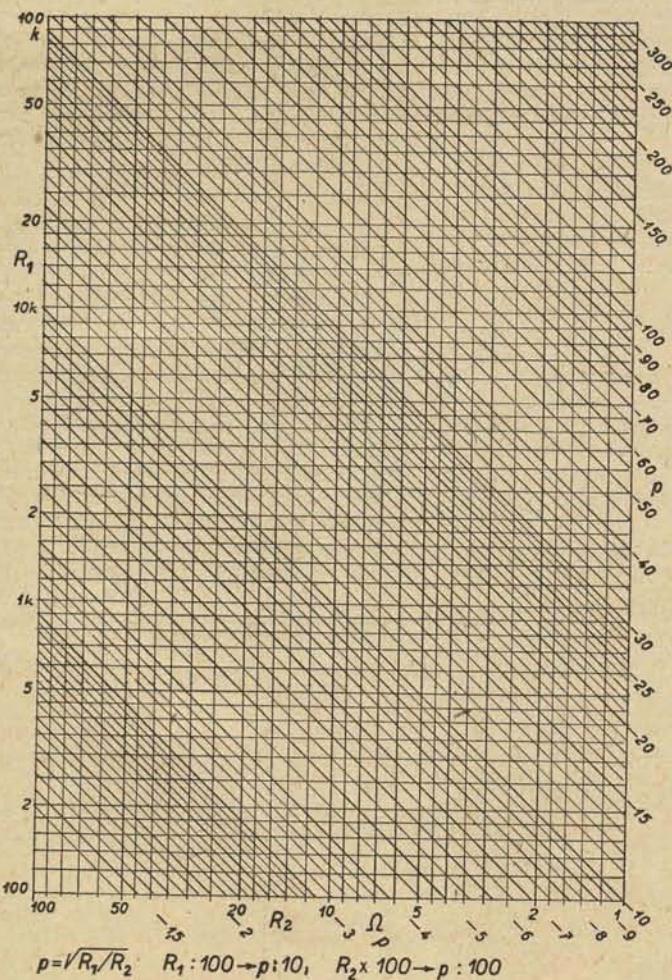


DIAGRAM PRO VÝPOČET PŘEVODU

výstupních a vazebních transformátorů

Diagram řeší vzorec, vypsaný dole, a používá se ho takto: Pro koncový stupeň s AL4, pro niž je vhodný vnější odpór 7000 ohmů, potřebujeme výstupní transformátor pro reproduktor s kmitačkou 6 ohmů. Vyhledáme na svislé stupnici vlevo hodnotu 7000, vede nás ji vodorovnou přímku, na vodorovné stupnici vyhledáme hodnotu 6 ohmů a vede nás ji svislou přímku, až proti předchozí. Průsečík leží u šikmé přímky, již přísluší údaj hledaného $p = 34$. Linku 200 ohmů chceme přizpůsobit vstupu zesilovače 150 000 ohmů. Na stupnici R_1 vyhledáme 1500 ohmů (stokrát menší), na stupnici R_2 hodnotu 2 ohmy (stokrát menší), podobně jako prve najdeme 27,5 = p . Hodnotu R_1 jsme dělili stem, výšlo tedy p 10krát menší. Současně jsme však hodnotu R_2 dělili stem, výšlo tedy p 10krát větší, oba vlivy se ruší, zjištěná hodnota je správná. — Dynamický mikrofon má pásek s odporem 0,15 ohmu, chceme jej přizpůsobit vstupu zesilovače 200 tisíc ohmů. Zjistíme převod pro hodnoty 15 ohmů (stokrát větší) a 2000 ohmů (stokrát menší) a výsledek násobíme 100 ($p' = 11,5$, $p = 1150$).

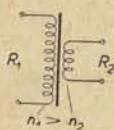Směr zjištěného převodu je vždy od vnitřního s větším počtem závitů (čitatel) k menšímu. Aby při hodnotách, které jsou mimo rozsah stupnic R , výšlo násobení nebo dělení zjištěného p deseti, stem atd., zvětšujeme nebo zmenšujeme daná R stem, desetitisícem atd.



$$n = n_1/n_2$$

$$p = I R_1 / R_2$$

ZKOUŠENÍ TÓNOVÝCH ZESILOVAČŮ

II*

Obvyklý klasický způsob zkoušení zesilovačů tónových kmitočtů spočívá v tom, že zesilovač budíme sinusovým napětím známého kmitočtu z tónového generátora a kontrolujeme výstupní napětí jak co do velikosti, tak co do tvaru křivky a po případě co do fáze proti napětí budičmu. V následující statí popíšeme postup takového statického zkoušení.

Účel zkoušení

Zkouškou chceme zjistit, zda zesilovač vyhovuje podmínkám co do zisku (citlivosti), výkonu (za příspustného skreslení), kmitočtové charakteristiky při všech běžných provozních podmínkách, vstupního a výstupního odporu, a šumu či bručení. Týká se tedy zkouška vesměs vlastnosti elektrických. V tomto sestavení jde zhruba o zkoušku typovou, kterou není zapotřebí provádět celou na každém kuse řady stejných zesilovačů. Může být omezena nebo rozšířena, podle okolnosti. Také daný postup nemusí být zachován, jde-li na př. o zkoušku při pracích vývojových. Při nich, kdy není ještě jisté, že zesilovač v podstatě vyhovuje, kontroluje konstruktér hodnoty v účelném pořadí. — Tónový zesilovač je z přístrojů, které lze zkoušet i bez měření, pouhým poslechem. To je současně přednost i nevýhoda, svádí k obcházení objektivních metod a ke spoléhání na smysly. Cvičený sluch rozezná sice základní vlastnosti zesilovače, takže je lze tlumočit v termínech objektivního zkoušení, avšak jen pořadě nedávno provedených měření na jiných podobných zesilovačích; výkon a méně výrazně vlastnosti není ovšem možné takto zachytit, protože poslech zařazuje do oboru zkoušení členy velmi nespolehlivé, totiž reproduktor s akustikou prostoru, sluchovou disposicí zkoušejícího, a zdroj na př. přenosku, mikrofon nebo obvod pro příjem rozhlasu. Proto je poslechová zkouška jen cenným doplňkem měření, sama však nestačí.

Přístroje a pomůcky

Tónový generátor (*tg*) je zdroj budíčního napěti pro zkoušení zesilovačů, o kmitočtu pokud lze plynule nastavitelném v celém oboru slyšitelných tónů, t. j. od 25 do 15 000 c/s, na kmitočtu v dostatečné míře nezávislého, řiditelného přesnými zeslabovači od zlomku milivoltu do několika desítek voltů, s nepatrným skreslením tvarovým, na př. pod 1%, aby nebylo nutno s ním počítat, se zanedbatelným napětím zbytkovým (0,001), s nevelkým a nepříliš kolísajícím anebo velmi malým výstupním odporem, (10 kΩ je horní mez, běžně do 1000 ohmů). Výhodný je generátor zázárový, který může mít celý rozsah v jedné stupnici. Pro zájemce byl popsán vhodný přístroj v letošním č. 6 t. l., dále ve spojení s vý pomočným vysílačem v č. 3/4 1945.

Výstupní voltmeter (*Vst*), pro měření výstupních napětí zesilovače, napětí nad 0,5 Veff. při měření při výkonu blízkém jmenovitému. Vhodný je voltmetr se

Ing. M. PACÁK

stykovým usměrňovačem, upravený pro měření při kmitočtech 25–15 000 c/s. Tak je lze poměrně snadno upravit jako běžné ventilové voltmetry (viz knižní přílohu t. l. Měření v radiotechnice, část 03.4). Použití měřidel elektrostatických, thermoelektrických, nebo elektronkových voltmetrů je možné, není však nutné a s ohledem na choullostnost těchto přístrojů není zpravidla účelné.

Elektronický osciloskop (*O*) pro kontrolu průběhu výstupního napěti a pro porovnávací měření malých napětí mezi stupni, nebo napětí zbytkových (bručení). Požadavky: kmitočtový rozsah aspoň 10–15 000 c/s s odchylkou nejvýš několika procent, vertikální zesilovač s citlivostí aspoň 100 mV/cm, časová základna aspoň do 1000 c/s, vstupní odpor aspoň 0,5 MO. Stačí tedy běžný malý druh, v nouzi s doutnavkou jako zdrojem pilového napěti časové základny.

Zatěžovací odpor (*R*), kterým nahrazujeme při měření reproduktor, takové velikosti, aby koncový stupeň pracoval s optimálním pracovním odporem, se zanedbatelnou indukčností (válkové reostaty se proto zpravidla nehodí) a tak velký, aby bez podstatné změny odporu oteplením snesl výkon, který v nich při měření budeme mít. Výhodné jsou zatěžovací odpory z poměrně tenkého odporového drátu, řidce navinutého na eternitové nebo pertinaxové destičce.

Kontrolní reproduktor, připojovaný přes odpor aspoň 30krát větší než je odpor pracovní, po případě více, aby jen slabě udával činnost zesilovače při měření.

Logaritmický papír pro zakreslování kmitočtových charakteristik zkoušeného přístroje, buď speciální (viz obrázek 4), nebo s třemi dekádami na vodorovné ose (kmitočet) a dvěma na ose svislé (napětí).

III. Koncový stupeň

Namísto zátěže reproduktorem nebo pod zatížíme sekundár výstup transformátoru ohmickým odporem *R*, vyměřeným tak, aby v anodovém obvodu byl optimální pracovní odpor. Reproduktor připojíme rovněž, abychom slabě slyšeli činnost zesilovače, a to přes odpor zhruba 100 R, takže tento obvod zátěž podstatně nezmění. Paralelně k odporu *R* připojíme

ještě střídavý voltmetr pro 25–15 000 c/s, a osciloskop; při tom dbejme toho, aby jeden vývod sekundáru v. t. byl uzemněn. Při úpravě pamatuji, že přívody k *R* protéká někdy dosi značný proud, musí tedy dobré držet a mít patřičný průřez. Dále nesmí proud k *R* protékat společným zemním vodičem až někam k obvodům vstupním, kde by vzniklé úbytky mohly vyvolat zpětnou vazbu a zfalšovat výsledky. Konečně počítejme s ohřátím *R*, neboť v něm leckdy můžeme dosi podstatné výkony. Z téhož důvodu vzdalujeme vývody sekundáru od obvodů vstupních a citlivých mezistupňových, protože i vazba kapacitní může leckdy škodit.

III. 1. Výkon, zisk a skreslení koncového stupně. Tónový generátor připojíme mezi kostru zesilovače a mřížku koncové elektronky (přes isolaci kond. 0,1 μF, není-li dolní konec svodu spojen galvanicky se zemí), nebo mezi zemí a „živý“ konec primárního vinutí vazebního transformátoru, jde-li o souměrný dvojčinný koncový stupeň. Tím zpravidla vyřazujeme zápornou zpětnou vazbu, s výjimkou vazby v kathodě koncové elektronky, takže následující měření zachycuje samotný koncový stupeň.

Tón. gen. nastavíme na 1000 c/s, a zvětšujeme jeho napětí, až obraz na osciloskopu začne jevit zřetelné skreslení, t. j. až přestane být sinusový. Ve slabě znějícím reproduktoru rozezná citlivý sluch vzniklé vyšší harmonické, které dají původnímu „kulatému“ tónu ostřejší přídech. Nato odečteme údaj *Vst*, t. j. *e₂*, a vypočteme výkon na mezi skreslení:

$$N = e_2^2 / R$$


Současně odečteme napětí tónového generátoru, *e₁*, jež je na mřížce koncové elektronky, a z poměru *e₂/e₁* vypočteme zisk koncového stupně včetně výstupního transformátoru. Je-li znám *p*, převod v. t., vypočteme z něho zisk samotné koncové elektronky:

$$z = p \cdot e_2 / e_1$$

(*p* je zpravidla větší než 1).

Potom zkusme zvětšovat *e₁*. Při tom *e₁* neroste již stejně rychle, nýbrž pomaleji, a jeho tvar je stále více skreslen. Konečně *e₁* dosáhne stavu, kdy údaj *Vst* již nestoupá, roste-li *e₁*, a tvar *e₂* je zhruba obdélníkový, t. j. sinusovka s odřezanými vrcholy.

Totéž měření provedeme ještě při kmitočtech 50, 200, 5000 a 10 000 c/s. První dva kmitočty dávají zpravidla neskreslený výkon menší, zejména podstatně u jednoduchých stupňů. Méně nápadně najdeme u stupňů souměrných, s vyloučenou ss magnetisací v jádru v. t.

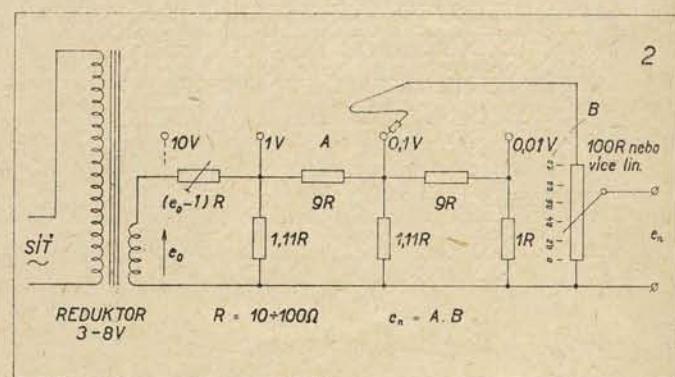

Obraz 2. Zapojení prostého zdroje malých známých napětí pro porovnávací měření s oscilosografem.

* Dokončení z čísla 10.

III. 2. Kmitočtová charakteristika koncového stupně. V témž zapojení jako prve nastavíme e_1 asi na 0,7 hodnoty pro plný výkon, kdy bude e_2 ještě přesně sinusové. Začneme u 1000 c/s, nastavíme okrouhlou hodnotu e_2 , a pak měníme kmitočet t. g. po vhodných stupních dolů, a při stálém e_1 odečítáme e_2 a vynášíme do logaritmického papíru (obraz 4). Na vodorovné ose jsou hodnoty kmitočtu, na svislé napětí. Abychom zjistili, zda kmitočtová charakteristika nemá nápadné hrby, nebo abychom nalezli jejich kmitočty a v jejich okolí postupovali po menších stupních, projedeme nejprve rozsah tónového generátoru rychle a díváme se na oscilograf, kde vidíme, jak napětí e_2 probíhá v závislosti na kmitočtu. Kmitočty, při nichž měříme, mohou v oblastech více méně vodorovného průběhu charakteristiky postupovat po oktavéch, t. j. na př. 1000, 500, 250 atd. c/s, v oblastech rychlejších změn po půl oktavéch, na př. 200, 150, 100, 70, 50, nebo ještě pomaleji. Tak jsme to znázornili na obrázku 4, jehož základem jsou tyto odečty e_2 :

$$\begin{array}{ccccccccc} f = 1000 & 500 & 300 & 200 & 140 & 100 & 70 & 50 & 35 \\ e_2 = 4,0 & 3,9 & 3,75 & 3,35 & 2,7 & 2,0 & 1,38 & 0,95 & 0,64 \end{array}$$

vynášeny jsou však hodnoty 5krát větší, a to proto, abychom dostali křivku v účelnějším postavení na papíře. Kdybyste si vynesli hodnoty původní, vyšla by křivka posunutá dolů, avšak jinak přesně souběžná, tedy téhož tvaru a postavení jako ta, která je nakreslena.

Této okolnosti, že vynesením násobených hodnot pořadnic získáme v logaritmické stupni shodnou křivku, posunutou právě o násobitele, často využíváme, abychom dostali charakteristiky se spojenehou vodorovnou částí a mohli je snadno porovnávat. Na př. křivka b je měřena stejně jako předchozí, jen při menším napětí, takže při 1000 c/s bylo e_2 jen 1 volt. Vidíme, že u menších kmitočtů začíná drívě klesat. To je důsledek známé skutečnosti, že indukčnost v. t. je při menším st napětí menší.

Tuto indukčnost můžeme také z kmitočtové charakteristiky vypočítat: najdeme kmitočet, při němž pokleslo e_2 na 0,707násobek hodnoty v části vodorovné, t. j. v našich případech 14,14 při kmitočtech 148 a 210 c/s. Pracujeme s koncovou elektronkou (na př. EL 12) o vnitřním odporu 25 kΩ a s odporem R_a 3,5 kΩ, tyto dva paralelně dají 3,07 kΩ a tvoří obvod podle obrázku 3a. Pokles na 0,707 značí, že reaktance indukčnosti je rovna odporu R_p , t. j.

$$2\pi f L = R_p$$

Již jsme prve odečtli z charakteristiky, jinak známe všecko až na L , které se rovná

$$L = R_p / 2\pi f$$

a dosadíme-li za známé veličiny, vyjde

$$\begin{aligned} L &= 3070/2 \times 3,14 \times 148 = 3070/930 = \\ &= 3,3 \text{ henry.} \end{aligned}$$

Podobně při menším napětí: $L = 2,3 \text{ H}$. Je to poměrně málo, na neštěstí však mnohé běžné transformátory pro jednoduché stupně „dosahují“ těchto hodnot. Tím jsme nakreslili a využili dolní část kmitočtové charakteristiky.

Pak měníme kmitočet t. g. nahoru a opět odečítáme e_2 a vynášíme do kmitočtové charakteristiky. Také zde můžeme ve vodorovné části postupovat rychleji, později, kde se charakteristika skláňá, zase po menších kmitočtových stupních. Ze sklonu charakteristiky u nejvyšších kmitočtů můžeme opět vypočítat rozptylovou indukčnost výstupního transformátoru podle náhradního obvodu na obraze 3b a kmitočtu, při němž nastane pokles na 0,707. Zde platí:

$$L_s = (R_i + R_a) / 2\pi f$$

a pro R_i a R_a jako prve a $f = 16\,000 \text{ c/s}$ vyjde

$$L_s = 28\,500 / 6,82 \times 16\,000 = 0,284 \text{ H.}$$

převedeno na primární stranu. To je z primární indukčnosti $100 \times 0,284 : 3,3 = 8,6\%$, tedy je víc než bývá i u zcela průměrných výrobků. Naznačený tvar kmitočtové charakteristiky u pentodového koncového stupně najdeme jen v mimořádně špatných případech, anebo při použití napěťové zpětné vazby, kdy klesne R_i . Jinak se podobná charakteristika vyskytuje u stupňů triodových. V obou případech však bývá naopak její část u dolních kmitočtů přiznivější.

III. 3. Zjištění vnitřního odporu koncového stupně. Úprava přístrojů táz jakc dosud, kmitočet 1000 c/s, napětí e_2 asi 0,7 napětí při plném výkonu. Odpor R , t. j. zatížení na sekundáru, změníme na hodnotu $k \cdot R$, při čemž se napětí e_2 změní na $e'_2 = e_2 \cdot n$, hodnotu k volime, hodnotu n vypočteme dělením $e'_2 : e_2$. Z obvodu podle obrázku 3c snadno odvodíme, že platí

$$R_i = k \cdot R_a \cdot (n - 1) / (k - n)$$

Při tom jsme měnili zátěž na sekundáru, tedy R , ale vnitřní odpor počítali z hodnoty, transformované na primár, t. j. R_a . To je dovoleno resp. dává přesný výsledek tam, kde R_a známe přesně. Kromě převodu transformátoru v. t. a hodnoty R potřebujeme ještě znát odpory vinutí (viz přesný výpočet ve Fyzikálních základech radiotechniky, I. díl, VII. vydání, odstavec II. 32). Neznáme-li je, dbáme jich tím, že při převodu ze sekundáru na primár násobíme R_a ještě hodnotou 1,1, čímž předpokládáme, že odpory primáru i sekundáru činí každý 5 % z hodnoty R_a resp. R .

Obrázek 3. a - náhradní obvod pro výpočet indukčnosti výstupního transformátoru, — b - náhradní obvod pro výpočet rozptylové indukčnosti, obě podle průběhu kmitočtové charakteristiky. — c - vysvětlení pro výpočet vnitřního odporu.



Osciloskop zbytkových napětí. B - zbytkové napětí na vstupním kondensátoru filtru. C - totéž na druhém kondensátoru. Obě křivky mají kmitočet 100 c/s, což lze zjistit porovnáním s křivkou A, která je osciloskopem žavícího st napětí 50 c/s.

Příklad: Při správném R změříme $e_2 = 4 \text{ V}$. Zvětšíme R o polovici původní hodnoty, t. j. $k = 1,5$, a zjistíme $e_2 = 5,5 \text{ V}$. Vypočteme $n = 5,5 : 4 = 1,375$. To dosadíme do uvedeného vzorce spolu s $R_a = 3,5 \text{ k}\Omega$, a vypočteme


$$\begin{aligned} Ri &= 1,5 \times 3,5 \times (1,375 - 1) : (1,5 - 1,375) = \\ &= 5,25 \times 0,375 : 0,125 = 15,75 \text{ k}\Omega. \end{aligned}$$


U triodových koncových stupňů, a u pentodových, s účinkující napěťovou zpětnou vazbou je možné měnit R až součinitelem $k = \infty$ t. j. přerušit přívod k R a zároveň odpojit. Pak je měření zvláště přesné a vzorec jednoduchý:

$$Ri = Ra \cdot (n - 1)$$

U stupňů pentodových bez napěťové vazby, nebo docela s vazbou proudovou mohlo by odpojení zátěže způsobit přílišné stoupnutí napětí na výst. transformátoru a probití jeho vinuti.

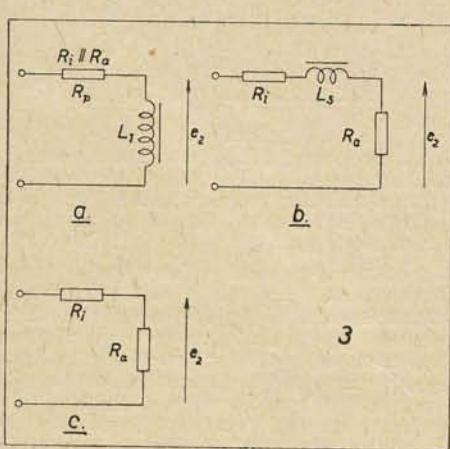III. 4. Zbytkové napětí samotného koncového stupně. Mížkový svod koncové elektronky spojíme nakrátko (jako při zkoušce II. 6. v části I), voltmeter patrně neukáže výhylku, avšak po zvětšení zesílení v osciloskopu najdeme po případě zvlnění na osciloskopu. Upravíme obrázek tak, aby byl dostatečně zřetelný, a z jednoduchého cejchovaného děliče, napájeného napětím ze sítě (obraz 2), nebo z tónového generátoru, je-li v něm spolehlivý zeslabovač se známými hodnotami, přivedeme poté na osciloskop (odpojený od R) takové napětí, aby obrázek byl stejně vysoký. V tom případě jsou maximální, a zhruba i efektivní hodnoty obou napětí, stejně, tedy napětí bručení rovná se napětí, které jsme si nastavili na t. g. Tím jsme zjistili jeho hodnotu, která má být aspoň 100krát menší než napětí pro plný výkon, v našem případě 40 milivoltů nebo méně. T. g. nastavíme na 50 c/s a nastavíme časovou základnu osciloskopu tak, aby na stínku byla právě jedna vlna. Vrátíme-li se pak na R , musíme tam najít dvě kostrbaté vlny, přibližně stejné velikosti na dokladu toho, že bručení má kmitočet 100 c/s (předpoklad: dvojcestné usměrnění). Kdyby vynikala základní harmonická, bylo by nutno párat po příčině (nesouměrná napětí na sférovém transformátoru, viz I. 2., nebo



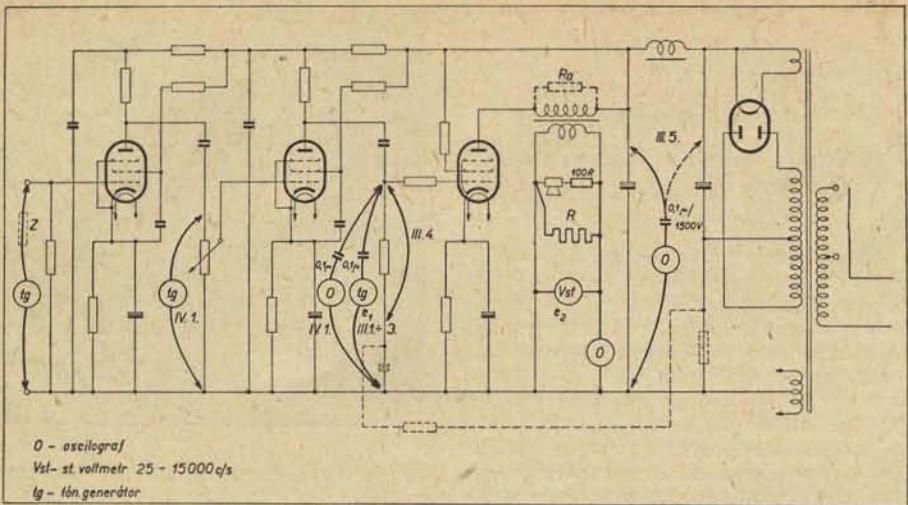

nestejně hodnoty diod v dvojcestné usměrňovací elektronce).

III. 5. Zbytková napětí na kondensátorech hlavního filtru. Oscilograf připojíme mezi zemní vodič a přes bezpečný kondensátor $0.1 \mu F$ (zkoušený nejméně trojnásobkem napětí, použitého ve zkoušeném zesilovači) na první pak i na druhý filtrační kondensátor. Velikost zjistíme zase porovnáním s napětím z tónového generátoru, nebo z cejchovaného zeslabovače s napětím ze sítě. Potřebné napětí je zde však větší, pokud lze aspoň 10 V. Podobně je možné kontrolovat zbytkové napětí za dalšími filtry, protože však tam bývají zbytky řádu milivoltů i menší, je to možné jen jsou-li tak malá napětí na osciloskopu pozorovatelná.

IV. Řídíci stupeň

Takto jsou označovány zesilovací stupně napěťové, jejichž účelem je zeslit tónové napětí z hodnoty rádu voltu na hodnotu, potřebnou k využení koncového stupně.

IV. 1. Zisk a skreslení řidicího a koncového stupně. Zatěžovací odporník R , výstupní voltmeter Vst a osciloskop O zůstávají připojeny na sekundární vinutí v. t., tónový generátor zapojíme mezi řídící mřížku budicího stupně a zem. Reg. hlasitosti je už v měřeném obvodu, vytočíme jej naplno, t. g. na 1000 c/s a takové napětí e_1 , abychom dosáhli plného výkonu, určeného skreslením, pozorovaným na osciloskopu stejně jako při měření III. 1. Když bychom nemohli dosáhnout aspoň téže hodnoty e_1 , znamenalo by to, že už budicí stupeň (po případě plný odporník mřížkového obvodu koncového stupně) zavíruje skreslení. První případ je možný u koncových stupňů s budicím napětím nad 10 V, druhý u vadné elektronky (mřížkový proud). Výkon zpravidla nemusíme kontrolovat při ostatních kmitočtech, leda by byl vazebním členem nf transformátor.

Získ budicího stupně změříme podobně jako u koncového stupně, na t. g. nastavíme vhodné napětí, oscilograf přepojíme paralelně k mřížkovému svodu koncového stupně, jeho zesilovačem nastavíme velikost obrázku aspoň $2/3$ průměru stínítka. Pak při nezměněném nastavení oscilografu spojíme t. g. se vstupními svorkami O (oba odpojíme od měřeného zesilovače), a napětí t. g. nastavíme tak, až

dostaneme obrázek stejné velikosti. K tomu bylo zapotřebí napětí e_0 , tolikrát většího proti tomu, jež jsme měli na mřížce budicí elektronky, kolikrát zesi-
luje budicí elektronka. Protože e_1 i e_0
můžeme na t. g. s cejchovaným zeslabo-
váčem přímo odečíst, a tedy jejich poměr
vypočítat, vypočteme i zisk stupně
 $= e_0 : e_1$. K měření zisku nepotřebujeme
dokonce ani tónový generátor, postačí
přístroj podle obrázku 2.

IV. 2. Kmitočtovou charakteristikou budíče a koncového stupně měříme v připojení jako IV. 1., a postupem, který jsme uvedli u III. 2. Neměl-li koncový stupeň zpětnou vazbu, vyjde charakteristika v podstatě stejná jako při samotném koncovém stupni, ovšemže s výjimkou případu, kdy by mezi stupni byly opravné obvody nebo závada ve vazebních nebo dekuplačních členech. Příliš malé hodnoty působí úbytek hlubokých tónů, naopak přílišná kapacita mezi mřížkou koncového stupně a zemí úbytek výšek. Vazební transformátor u dvojiciných stupňů může zavinit zvlnění a nápadné změny průběhu kmitočtové charakteristiky, a vyplatí se poznat je z praxe. Kromě toho je v tomto případě účelné kontrolovat souměrnost budicích napětí na sekundáru vazebního transformátoru, t. j. na říd. mřížkách koncových elektronek tím, že sejmeme charakteristiku s použitím oscilografu, připojeného postupně na obě mřížky. Nápadné rozdíly mezi charakteristikami v oblasti výšek svědčí o nesouměrnosti vinutí, ať vadou konstrukční nebo poruchou ve vinutí, a je třeba jej vyměnit.

IV. 3. Vnitřní odpor koncov. stupně se zp. vazbou. Budíme-li z tónového generátoru již řídící stupeň, je zpravidla v činnosti zpětná vazba, bylo-li jí použito, a to se projeví (vazba napěťová) posunutím kmitočtové charakteristiky doleva v oblasti basů a méně nápadné, ale také zretečelné, v oblasti výšek, proti stavu ziskanému měřením na samotném koncovém stupni při vazbě vyřazené. Stejně je důležité změřit v tomto případě vnitřní odpor způsobem podle III. 3, až na to, že budíme řídící stupeň. Je-li použito vazby napěťové, lze bez nebezpečí záťažný odpor R odpojit a měřit i počítat R_i zjednodušeně.

IV. 4. Konečně je nutno kontrolovat zbytkové napětí za koncovým stupněm, které nemá podstatně vzrůst proti měření

Způsob připojování měřicích přístrojů pro jednotlivá měření podle textu.

III. 4. Jinak by bylo nutno zvětšit filtrace pro napájení budicího stupně, anebo u transformátorové vazby zabránit, aby vazební transformátor zachycoval bručení ze sítového transformátoru nebo z filtrální tlumivky. V tomto případě je také důležité, aby na vazební tr. nepůsobilo rozptylové pole výstupního transformátoru, které může působit pozitivně i negativně a bud kmitočtovou charakteristikou (po případě vyvolat nakmitávání i hvizdání vazbu závislou na kmitočtu), nebo naopak zbytečně zmenšovat zisk.

V. Budici stupeň


Míníme stupně, které zesilují napětí zdrojů tónového napětí (mikrofon, přenoska) na hodnotu rádu 1 volt, a převádějí je do obvodů s menším odporem. Takto zesílený signál je snadné zpracovat na př. v opravných obvodech; zmenšený odpor vylučuje nebezpečí indukce atd.

V. 1. Získat skreslení celého zosilovače. Změříme je způsobem, který je v podstatě stejný jako v odstavci IV. 1., tónový generátor připojíme na vstup zosilovače. Kontrolujeme také činnost regulátoru hlasitosti.

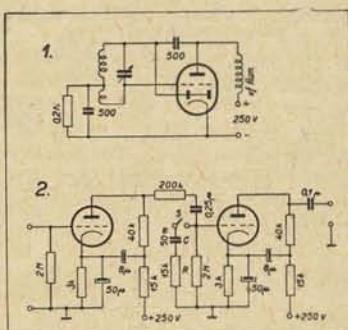V. 2. Kmitočková charakteristika. Také zde je postup podobný předchozím měřením, s tím rozdílem, že ev. opravné členy dávají charakteristice průběhu nerovný. Pak je důležité, abychom nikdy nepře-

Dva náměty z Anglie

Oscilátor se stabilisovaným výst. napětím, vypracovaný v laboratořích firmy Mullard, uvítají jistě všechni, kdo se zabývají konstrukcí měrného oscilátoru. Při větších ladidlicích rozsazích mění se u běžných zapojení s induktivní nebo kapacitní zpětnou vazbou její stupeň většinou s druhou až třetí mocninou kmitočtu a v témže poměru také výstupní střídavé napětí. Pojmenování pro automatické mřížkové předpětí (mřížkový kondensátor a odpór) vyrov-



nává sice do jisté míry tyto rozdíly, nemí však ze dvou důvodů dostatečně účinné: Na mřížce je poměrně malé střídavé napětí a mfázkový odpor nemůže být příliš veliký, mají-li být oscilace stabilní, bez nezadání kmitů.


Použijeme-li však v obyčejném Hartleyově oscilátoru místo obyčejné triody duodiody-triody, a připojíme-li obě diody na anodový konec ladící cívky (viz obrázek 1), dostaneme výstupní napětí v širokých mezech nezávislé na stupni zpětné vazby, kmitočtu, jakosti obvodu a kolísání napájecího napětí. Vysvětlení je zcela prosté. Pomerneř značné anodové st напěti se

Obraz 4. Zmenšená ukázka logaritmického papíru pro vynášení kmitočtových charakteristik. Dole a vlevo logaritmické stupnice kmitočtu od 20 do 20 000 c/s a od 1 do 100, vpravo lineární stupnice v decibelech. Na obrázku je znázorněna běžná kmitočtová charakteristika koncového stupně.

stoupili o několik hodnot výkonu, při níž je tvarové skreslení nepatrné. Má-li na př. zesilovač opravný obvod pro přidávání hlubokých tónů, projedeme charakteristiku nejdříve plynule a kontrolujeme výstupní voltmeter, který nemá přejít hodnoty, zjištěné jako max. napětí při příslušných kmitočtech, v tomto případě v okolí 50 c/s. To znamená, že pak větší část charakteristiky bude probhat při výkonu poměrně malém.

Zkontrolujeme také, a po případě na kreslím všecky charakteristiky pro jednotlivé polohy nastavitelných opravných obvodů (tónová clona a.p.). Důležité je kontrolovat kmitočtovou závislost regulátoru hlasitosti, nejenom pro vliv kapacity („Ridič hlasitosti a kmitočtová charakteristika“, RA č. 12/1946, str. 302), nýbrž i pro vliv nežádoucí zpětné vazby na mřížku druhé elektronky, která může být podle vzniku a počtu stupňů kladná nebo záporná. Tato poslední má projev sluchem těžko postižitelný, zato ji snadno rozeznáme z rozdílu průběhu charakteristiky při regulátoru naplně a na př. v 1/5.

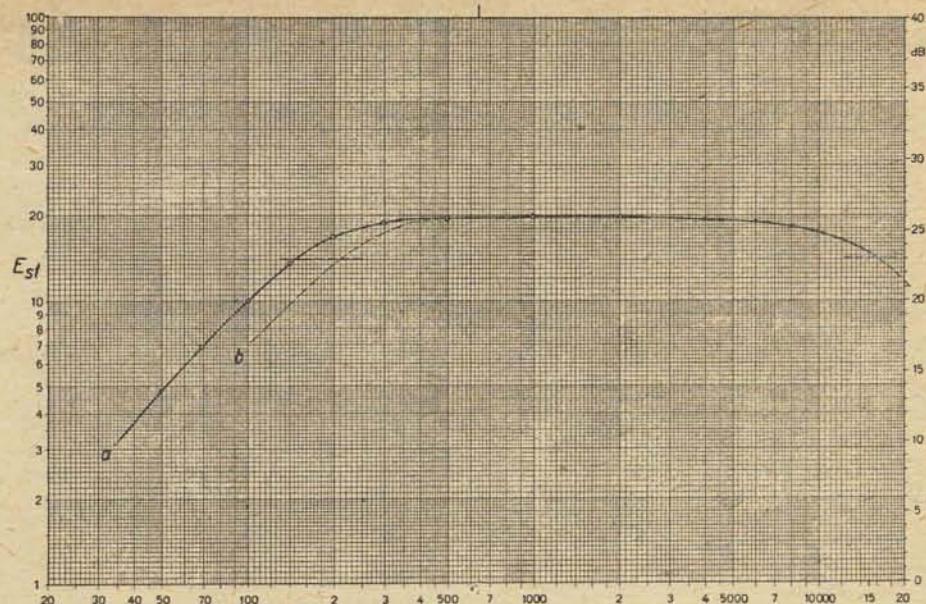Konečně je závažné napodobit tónovým generátorem vlastnosti zdroje, který bude se zesilovačem pracovat. Zkoušme-li na



př. připojení pro krystalovou přenosku nebo mikrofon, vřadíme do přívodu od tónového generátoru kondensátor o kapacitě $1000 \mu F$, pro fototonku odporník $0.5 - 5 MO$ na místo odporníku Z , vyznačeného ve schématu 4 u značky t. g. Tím vystoupí na př. vliv příliš malé hodnoty vstupního odporu (u zdrojů s kapacitním vnitřním odporem), nebo vliv kapacity mezi mřížkou a zemí, nebo konečně náhylnost ke zpětné vazbě na mřížku první elektronky, která byla při prvním měření proti tomuto vlivu zabezpečena malým vnitřním odporem generátoru. Také na indukované zvonivé bručení se projeví až když je mřížka volná, a z toho plynoucí pozatek, zda jí musíme stínit, nebo úpravu jejich obvodů pozměnit.

V. 3. Touž úpravou můžeme změřit odpor vstupního obvodu. Namísto pevného odporu nebo kapacity Z zafádime odporník proměnný. Nejprve jej nastavíme na nulu, nařídíme na t. g. žádaný kmitočet, při němž chceme měřit, nastavíme budicí napětí tak, aby výstupní voltmeter dával dobře čitelnou výchylku při neskresleném výkonu, a pak zvětšujeme předřazený odporník tak, až výchylka výst. voltmetu klese na polovici. V tom případě je vstupní odpor roven nastavené hodnotě odporníku Z za předpokladu, že jsou oba téhož druhu. Jde zpravidla o měření odporníků ohmických, při kmitočtech, kdy kapacita nemají podstatný vliv. Jinak je možné vstupní odpor změřit Wheatstoneovým můstekem při kmitočtu pro měření předepsaném.

V. 4. Zbytkové bručení. Zatím co v předchozích méně citlivých stupních byla hlavní přičinou bručení nedostatečná filtrace napájecího proudu, může na citlivém vstupním obvodu s poměrně značným odporem vzniknout ještě elektrostatickou nebo elektromagnetickou indukcí. Obě rozeznáme snadno sluchem: kapacitní bručení má šumivý zvuk, dokládající přítomnost vyšších harmonických síťového napětí, které se kapacitou přenášejí snáze. Spojíme-li řidič mřížku vstupní elektronky se zemí, zmizí. Obranou proti němu je obezbetné stínění. Naopak, bručení naindukované elektromagneticky, rozeznáme na osciloskopu tím, že přidáváme složku 50 c/s k zbytkovému bručení, kte-

ré je u dvojcestného usměrnění 100 c/s, zbytek 50 c/s sluchem špatně rozeznáme s výjimkou případů zvláště „vydařených“. Působí je na př. rozptylové pole síťového transformátoru a smyčka, kterou tvoří vstupní obvod mezi mřížkou a katodou první elektronky, třeba byly citlivé části stíněny proti elst. indukci. Vyskytuje se často u elektronek s mřížkou na baňce, a dá se odstranit změnou polohy přívodu tak, aby tvořily co možná malou smyčku, po případě jejím přeložením do roviny souběžné se směrem siločar rozptylového pole. Kdyby tuto indukci působilo rozptylové pole filtrální tlumivky, byla by ovšem indukována křivka s nejvýraznější složkou 100 c/s a mohlo by dojít k záměně s bručením od filtrace. K rozlišení postačí vytáhnout první (budicí) elektronku: zmenší-li se nápadně bručení 100 c/s, je přičinou magn. indukce.

Jinak se může vyskytnout bručení, zaviněné společným obvodem, jímž vedle proudu, působeného vstupním signálem, protéká také na př. nabijecí tepavý proud filtrálního kondensátoru. Nejsilnější vliv má kondensátor první, hned za usměrňovací elektronkou, jehož nabijecí proud má tak značnou střídavou složku, že dokáže vytvořit po zesílení zřetelný úbytek i na krátkém kousku silného uzemňovacího drátu. To je důvod, proč je nutno věnovat pozornost správnému vedení uzemňovacích vedení.

Závěr

Uvedený přehled není, a v případném rozsahu ani nemůže být úplný. Zesilovače mají tolik rozmanitých úprav, že jejich vystižení zkušebním předpisem je možné jen v konkrétním případě, nikoliv obecně. Technik, jehož úkolem je provádět takové zkoušky, musí proto vypracovat vhodný postup pro jednotlivé odlišné případy, což není nesnadné, ovládá-li činnost přístrojů natolik, aby mu podobná práce vůbec mohla být svěřena. Předchozí návod bude proto možná připadat čtenáři takto kvalifikovanému více méně evidentní. Přesto věříme, že prospěje aspoň systematickou základním měření a zkoušek, kterou jsme se tu pokusili vytvořit.

usměrňuje v diodě a usměrněný proud vytváří na mřížkovém odporu záporné předpětí pro oscilační mřížku. Stoupá-li napětí na anodě, stoupá také mřížkové předpětí a pracovní bod se posunuje do zápornější, méně strmě části charakteristiky. Tím se zmenší zesílení elektronky a tudíž i stupeň zpětné vazby a st. napětí na anodě poklesne na původní hodnotu — zapojení tedy působí jako obdoba AVC a nazývá se také v odborné anglické literatuře automatické vyrovnaní amplitudy, AAC (Automatic Amplitude Control). Ještě jednu přednost má tento oscilátor: Jeníkož na mřížce je napětí mnohem menší než na anodě, je vždy mřížkové záporné předpětí větší, než st. napětí na mřížce a nepronáší tedy v žádném okamžiku mřížkový proud — st. napětí na mřížce má skoro sinusový průběh bez vyšších harmonických, což je zvláště vítáno při konstrukci nf. záznějových oscilátorů.

Zajímavé zapojení budicího zesilovače

pro dynamickou přenosku a mikrofon používá ve svých zařízeních firma Cooper Manf. Co. Zesilovač (viz obraz 2) je osazen dvěma triodami (nebo dvojitou triodou, na př. 6SN7GT) a má celkové zesílení asi 1000, což stačí i pro páskový mikrofon. Při reprodukci gramofonových desek připojí se spinačem S do mřížkového obvodu druhé triody opravný obvod RC, který pro kmitočty 250 až 20 000 zmenší zesílení asi na 150, což je dosť i pro dynamickou přenosku, a současně vyrovná úbytek basů, vzniklý nahráváním nízkých frekvencí na gramofonových deskách konstantní amplitudou. Při použití hodnot, uvedených ve schématu činí zvednutí charakteristiky asi 16 dB pro 20 c/s (vhodné pro nové desky s širokým kmitočtovým rozsahem — ffrr), avšak vhodnou volbou R a C je možno upravit průběh charakteristiky podle zvláštních požadavků.
O. Horna, Londýn

ZDKONALENÍ RÁZOVÝCH GENERÁTORŮ

kladným napojením řídicích mřížek

S rozvojem impulsové techniky nabývají důležitosti rázové generátory: multivibrátor, transitron a křízenec obou, t. zv. kathodové vázaný multivibrátor (s multivibrátorem Abrahama a Blocha jej pojí použití dvou elektronek, s transitronem skutečnost, že kmitočet je určen velikostí jediného kondensátoru a střídá generovaného napětí je definována poměrem vybijecího odporu k odporu nabíjecímu. Transitron vlastně vzniká shrnutím tohoto zapojení do jediné elektronky).

Snadná synchronitelnost pošťavila rázové generátory na místo zesilovačů a tvarových transformátorů napěti nespojitého průběhu; vystupňování „synchronisace“ a taková úprava zapojení, že se potencionální elektrod vracejí do jedné stabilní polohy po každém vynuceném rázu, je proměnila na jednotky, které časově a napěťově omezují vstupní signál, šířkové a polohové modulují impulsy a p.


Týž princip mechanismu r. g., který podmiňoval snadnou synchronizaci, nutil spojovat takto vyráběný kmitočet s pojmem *nestability*. Frekvence je nepříliš složitou funkcí provozního napěti a vnitřních hodnot elektronek, takže jsme se sotva odvážovali použít multivibrátoru jako primárního zdroje na exponovanějších místech. Při vývoji relaxačních zapojení byla však nalezena jednoduchá úprava, která zvětšila stabilitu frekvence natolik, že se dnes setkáme s r. g. jak v budiči výchozích impulsu mnohokanálového systému, tak v jednoduchém telemetru.

V dnešních schématech nejsou totiž „mrtvé“ konce mřížkových svodů spojeny s potenciálem kathody, nýbrž jsou položeny na vysoké kladné napětí. Tím bylo využito zjevu, dříve vyzkoušeného v těch superregeneračních přijimačích, které používají rázujícího oscilátoru.

Vybíjecí křivka mřížkového kondensátoru protíná tak čáru předpěti pro uzavření elektronky pod tupějším úhlem než v úpravách dosavadních (viz na př. výklad inž. M. Pacáka v článku „Elektronkový časový spínač“, RA č. 9/47, a obraz 3 v pišatelském článku „Rázující oscilátor“ RA č. 11/47). Na obrazu 1 jsou průběhy napěti mřížky a anody jedné elektronky symetrického multivibrátoru (na př. obraz 5 v článku „Napěti obdélníkového průběhu“, RA č. 10/47). Vazební kondensátor, který je zprvu tak nabíjet, že mřížka má velké záporné předpěti, se zvolna vybije. Potenciál mřížky se blíží potenciálu kathody a jakmile protne čáru pro uzavření elektronky, nastane známý lavičkovitý zvrat, který vazební kondensátor znovu nabije.

Z grafu je patrné, cím je kmitočet multivibrátoru definován: průběhem vybijecí křivky (velikost R a C , potenciál „mrtvého“ konce svodu), potenciálem pro uzavření elektronky (anodové napěti, vlastnosti elektronky a anodový odporník) a napětím, na které se kondensátor nabíjí (elektronka, anodový odporník, anodové napěti). Kolísání jedné nebo více z těchto hodnot způsobí nestabilnost generovaného kmitočtu.

Převedeme nyní pro jednoduchost všechny tyto vlivy do změn jediné z vyjmenovaných hodnot, na př. napětí pro uzavření elektronky. Na obrazu 1 jsme tento stav vyznačili dvěma rovnoběžkami, extremlí hodnotami předpokládaného pochybu napěti pro uzavření elektronky. Vybijí-li se kondensátor podle exponenciály A , to je tehdy, když má elektronka nulové „předpěti“, mění se půlperioda při změněm kolísání o hodnotu T_1 . Dáme-li však mřížkovému svodu vysoké kladné napěti, protíná vybijecí křivka B zhruba proti kmitočet jako prve obě rovnoběžky

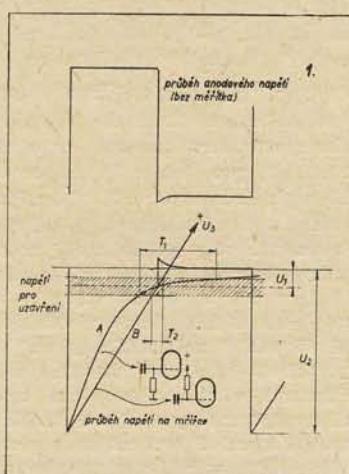

Návštěvou v TESLE

Z prohlídky několika závodů Tesla n. p. předkládáme hlavní dojmy a pozorování.

Je známo, že náš slaboproudý průmysl měl z minulých dob rozsáhle vyvinuté složky montážní, neměl však potřebných oddělení vývojových. Zavinila to závislost na zahraničních koncernech, v jejichž zaměření nebylo, aby zdejší průmysl byl samostatný a nezávislý. Také v polotovarech a speciálním materiálu jsme záviseli na zahraničí, neboť většina přístrojů a elektronek byla zde jen sestavována podle dodaných předpisů a z dovezeného materiálu.



mnohem strměji a důsledkem je menší kolísání kmitočtu (změna T_2). Frekvenci takto upraveného multivibrátoru snadno vypočteme. Stačí pokládat v použitém úseku křivku B za přímku, vypočít její strmost $(U_2 + U_3)/RC$, volt/sec a znát rozdíl mezi maximálním předpětím elektronky a předpětím pro uzavření $U_2 - U_1$ (napětí $U_{1,2,3}$ v absolu. hodnotách, t. j. bez ohledu na znaménko). Pro trvání kladné půlvlny v anodě uvažované elektronky pak platí:


$$T = \frac{U_1 - U_2}{U_3 + U_2} RC$$

K této době je třeba připočít ještě trvání kladné půlvlny v anodě druhé elektronky, abychom dostali periodu, tedy 1/f. Jde-li o souměrný multivibrátor, tedy o střídání 1:1, násobí se výraz pro T dvojnásobně. Napěti pro uzavření lze s přiblížností nalézt v anodové charakteristice elektronky. Co platilo pro stabilitu kmitočtu, platí nyní pro chybny odhad této hodnoty. Pokládáme-li rovnoběžky, omezující vyčarkovanou plochu v obraze 1, za hranice možných chyb, je patrné, že špatný odhad při průběhu B způsobi menší chybu ve výsledku než v případě A . Maximální předpětí U_2 se rovná amplitudě obdélníkového napěti (od špičky ke špičce) v anodě druhé elektronky, tedy $U_2 = R_{A2} \cdot I_{A2}$ (I_{A2} je maximální proud, prakticky proud při nulovém předpěti).

Popsaná úprava má ještě další výhodu. Přeloží-li se svody elektronek z nulového napěti na vysoké napěti kladné, zvětší se při zachování časové konstanty RC několikanásobně kmitočet. Tim lze tedy vyrábět mnohem větší frekvence, aniž se hodnotou vazebního kondensátoru nebezpečně

Poválečné poměry, zejména nedostatek devíz a poškozený průmysl náš i zahraničních dodavatelů, způsobil spolu s uvedenými okolnostmi situaci dosti svízelnu, zhoršovanou leckde nedostatkem tradice jakosti a přesnosti, k nimž musí slaboproudý průmysl některé své dodavatele teprve vést a vychovat. Tyto nedostatky mohou i musí být překonány, lze však nahlehnout, že se to nepodaří přes noc; čas a vývoj mají i zde svůj význam. — Také vedoucích pracovníků, organizátorů, výpočtařů a konstruktérů nemáme nazbyt. I jejich výchova je závazkem pro budounost, chceme-li bez těžkých závislostí vyrovnat náškrok zahraničí a udržet s ním krok.

Spojení většiny slaboproudých závodů v jediný národní podnik usnadnilo organizaci zmenšením počtu vzorů. Na př. z někdejších zhruba padesáti vzorů přijímacích máme jich nyní asi desetinu, což nelze pokládat za nevýhodu. Vývojáři si však práci neusnadnili tím, že by připustili podstatný vliv poválečného nedostatku na své vzorky. Navrhli je sice konservativně, v duchu předválečného způsobu, ale štědře, bez omezování materiálu a úprav. Lze se o tom přesvědčit prohlídkou dnešních největších přístrojů. Klasik nebo Kongres: důkladná, pečlivě vypracovaná kostra přístroje, poměrně složité řízení hlasitosti s fysiologickým vyrovnáním průběhu kmitočtové charakteristiky, dvojí krátkovlnný rozsah, bohatě vyměřené mf transformátory. Jestliže se přes důkladné zkoušení vyskytuje dnes porucha častěji než dříve, je třeba spravedlivě uvažit oněch zhruba tisíc součástek, z nichž většina má v přijimači význam článků v řetězu: povolí jeden, přestane pracovat celek. Aniž jsme

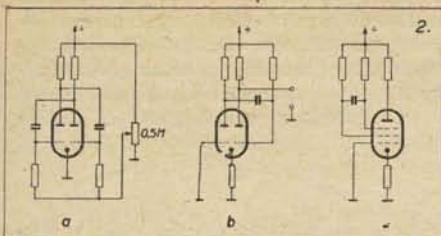

Obraz 2. a) Úprava multivibrátoru z článku Napětí obdélníkového průběhu, RA č. 10/47 pro plynulou změnu kmitočtu. — b) Stabilní, kathod. vázaný r. g. — c) Stabilní transitron.

bližíme parazitní kapacitě mřížky a aniž je třeba zařadit tak malý mřížkový svod, že by zatěžoval anodový obvod. Terman používá k plynulé změně kmitočtu multivibrátoru zapojení na obrázku 2a. Potenciometrem lze snadno měnit kmitočet v mezech na př. 1:5. Vlastimil Šádek

Rozhlas ve sněmovně

Nikoliv po první podáváme zprávu o použití rozhlasu v ústředích státní správy. Došla z RCA, která dodává zařízení pro Peru, v tomto směru nejpokročilejší stát Jižní Ameriky. Každý z 58 senátorů má své stolní zařízení s mikrofonem, reproduktorem, přepinačem příjem/vysílání a možnost připojit sluchátka. Projev každého senátora může být rozšířen po celé sněmovně, čtyři výkonné reproduktory mohou přenášet závažné projevy i na prostřanství před sněmovnou. — Všecky projevy mohou být zaznamenány na páse, byť trvaly třeba 9 hodin, a mohou být okamžitě opět přehrány. Ve sněmovně lze také poslouchat rozhlas, reprodukovanou hudbu a naopak, velmi rychle zřídit rozhlasový přenos pro vysílání.

Na vedlejší straně obrázek z montáže drobných elektronických součástek. — Vpravo svařování kovové části s baňkou vysílací elektronky (Snímky z archivu Tesly)

v zajetí jakéhokoli jednostranného zájmu nebo profesionálního optimismu, tvrdíme, že by byl zázrak, kdyby se zde právě nejevil důsledek omezení, o kterých jsme jednali. — Také prodejní cena našich přístrojů bývá předmětem námitek. Tu jest nutno doporučit porovnání s cenami podobného zboží zahraničního, a to i ze států, které nebyly válkou poškozeny. — Z tohoto srovnání vyjdu naše přístroje čestně, jak dokládají i referáty ze zahraničních výstav, které jsme tu otiskli. V souvislosti s tím připomínáme, že státy, které si v tomto oboru rádi dáváváme za vzor, mají po mnohé stránce situaci nesrovnatelně příznivější. Přesto i u jejich výrobků se dnes vyskytuje porucha častěji než dříve, stejně jako jiné příznačné poválečné slabiny, které si někdy sami vyčítáme se zaujetostí vskutku flagelantskou. Souhrnem: leccos zatím neumíme a nemáme, máme však a umíme mnohá, a vynasnažíme se mít a umět ještě více.

Za největší úkol těch, kdo v tomto obo-


Zajímavý úkaz v zesilovači

NESOUMĚRNÁ ZPĚTNÁ VAZBA

Koncový stupeň zesilovače podle náčrtku dobře pracoval při kmitočtech pod 1000 c/s. Při vyšších, asi od 3000 c/s, ukazoval osciloskop na jedné půlvlně zobrazovaného průběhu rozvinutí, po případě ostré deformace; na druhé půlvlně byly sotva značné. Podstatné ještě je, že se tato deformace vyskytovala při výkonu asi od poloviny jmenovitého výše. Když byl tónový generátor odpojen, prozradil osciloskop oscilace několik desítek kc/s, které nasadily výžvu, když byl regulátor R asi uprostřed. Na obou koncích vysazovaly. V oblasti oscilací kolísal kmitočet mírně podle nastavení R .

Zkouškami i úvahou byla nalezena tato příčina. Zpětná vazba negativní, kterou zesilovač měl od konce až po řídicí stupeň, stala se pozitivní pro jistý vysoký kmitočet. To vzniklo součtem účinku členů $Rg + Cg$, rozptylové indukčnosti Ls a zátěže Z , odporu Rv s kapacitou C . Každý z těchto členů natáčí fázi vyšších kmitočtů v témž smyslu, maximálně o 90 stupňů. Výstupní transformátor měl nejprve oba primáry a na nich sekundář, takže rozptyl mezi primárem Ia a sekundářem II byl zvláště velký a značně fázové posunutí nastávalo už při poměrně nízkých kmitočtech. Pro jistý kmitočet je součet pošinutí v uvedených třech obvodech právě 180° a nastává pozitivní vazba. Jestliže měníme Rv otáčením regulátoru, mění se kmitočet, pro nějž posunutí je právě 180°, a mění se tedy i kmitočet oscilací. Pozorováno na osciloskopu.

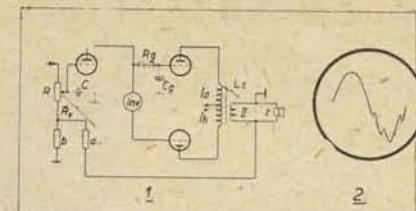Nejbezpečnejší způsob odstranění této závady je zavádět vazbu zpět jen přes dva čeny, které takto posouvají fázi. V daném případě bylo by to možné na př. zavedením vazby na neblokovanou část



kathodového odporu řídící elektronky. Protože bychom tím však ztratili závislost vazby na síle rostoucího signálu, resp. na poloze regulátoru (byla by stále stejná), snažili jsme se ji odstranit zmenšením rozptylu ve výstupním transformátoru, což se podařilo úpravou jeho vinutí. Původní provedení: na cívce byly nejprve obě polovice primáru a na nich sekundář, takže jeho rozptyl proti spodní polovici (ve schématu označené Ia) byl značný. Převinuli jsme transformátor takto:

Jako první jsme navinuli polovinu sekundářu, poté na isolaci obě poloviny primáru, a navrh zase na isolaci vrstvu druhou polovinu sekundářu, jež byla s první spojena v sérii. V tomto případě byl rozptyl mezi oběma částmi zhruba stejný a doslova malý a zjev se neobjevil.

Na neštěstí jsou ony nečetné transformátory pro dvojčinné stupně, které jsou dnes na trhu, vinuty podle první úpravy, a uvedený zjev se tedy může vyskytovat. Nebude-li lze použít vhodnějšího transformátoru, můžeme si pomocí buď zminěným vyloučením třetího posuvajícího člena, nebo tím, že zpětnou vazbu zmenšíme úpravou děliče a, b.

POLARITA OSCILOGRAFU

Pokud pozorujeme na osciloskopu jen průběhy harmonické (sinusové), nebo od nich málo odlišné, nezáleží na polaritě a postavení obrázku. Avšak už pro posuzování zbytkového bručivého napětí na filtračních členech je účelné vědět, která půlvlna, zda horní nebo spodní, odpovídá na obrázku kladné polaritě živé svorky osciloskopu. Přesvědčíme se o tom snadno tím, že na vstupní svorky osciloskopu připojíme baterii 4,5 V tak, aby její kladný pól byl na živé svorce. V okamžiku připojení se paprsek na okamžik vychýlí, a pak se vraci. Směr, kterým se vychýlí, udává polaritu kladných impulsů, směr opačný, v nějž paprsek odběhne, když baterii odpojíme, je pro impulsy záporné.

Když toto víme, je účelné zapojit obrazovku tak, aby směr kladných impulsů byl nahoru, směr záporných dolů. Protože na tom pro jednodušší změněné práce nezáleží, nemí tato skutečnost respektována na většině starších výrobků, a zapeklitou shodou náhod ani na jednom z osciloskopů dílny tohoto listu. Proto jsou obrázky na oscilosgramech, které jsme otiskli, půlovány nesprávně.

Věci účelnosti je také upravit potenciometry pro vystřední obrázku na stinítku tak, aby otáčení doprava posuvalo obrázek vpravo nebo nahoru a potenciometr pro jemné řízení časové základny zapojit tak, aby otáčení doprava kmitočet zrychlovalo. Když potom obrázek pluje na stinítku vlevě, což značí, že časová základna je příliš pomalá, zastavíme jej pootočením potenciometru směrem vpravo a naopak, točíme tedy proti směru nežádaného pohybu. — Z týchž důvodů účelnosti také časová základna kreslí obrázek zleva na pravou, jako v diagramech.



ru pracují, pokládáme snahu o rozvoj automatizace s využitím nových výrobních postupů, které omezují náklad pracovní i materiálový. I letmá prohlídka ukázala, kolik úkolů se skrývá v pozadí za těmi, které spatřujeme v první řadě. Technikové všech řádů věru nemusí trpět obavou, že by se v dohlednu dostali do pracovní tříny; naopak musí využít všechnem smyslem pro spolupráci, organizaci, harmonické vzděláni a obecný prospech. O těchto podmínkách zdárného rozvoje bylo tu psáno tolikrát, že je nemusíme rozvádět. Vyznáme se jen z toho (a snad nejen za sebe), že nás perspektiva s toliku úkoly nesklízuje a nenaplníme pochybnostmi, nýbrž věříme a těšíme se, že po jejich splnění vystanou nové.

P.

VF ZDROJ

vysokého napětí


Jako oscilační elektronky jsme použili televizní pentody LV1, napájené z eliminátoru s fidičním napětím, ač by patrně elektronka s menším vnitřním odporem a větší ztrátou byla výhodnější. Oscilační obvod tvořila s nastavitelným slídovým kondensátorem cívka Lo. 150 závitů v kabelku $30 \times 0,05$, křížová, na kroužku z celuloisu o průměru 26 mm, výška vinutí 8 mm. Podobná cívka pro zpět. vazbu měla 30 závitů drátu 0,15 mm smalt a hedvábí, šíře 5 mm.

Vinutí sekundární pro vysoké napětí tvořily deskovité cívky, vinuté dvoce do forem šíře 2 mm (obraz 3) z drátu 0,1 mm smalt. Provedení asi toto: Na mosaznou trubku průměru 14 mm s jemným závitem (kterou jsme našel ve výprodejném materiálu) jsou nasazena dvě čela z pertinaxu 2 mm, oddělená mezikruhou podložkou z téhož materiálu, o vnějším průměru 20 mm, a celek je stažen matkami. Do čel byly vyvrtány otvory k provlékání začátků vinutí.

K impregnaci vinutí jsme použili naškráňné zásoby vf vosku z demontáže starých přístrojů; v nouzi postačí dobrý parafín. V plechovce od UNRRY jsme jej rozpuštěli na elektrickém vařiči, a po rozebrání jsme plechovku podložili tak, aby vosk dosáhl teploty jen poněkud větší, než odpovídá jeho bodu tání, resp. asi 120°C . Do něho ponoříme cívku i s formou, a ponecháme „vařit“, t. j. ucházejte vzdich v bublinkách. Po několika minutách je proces skončen, a po vyjmouti formy a vychladnutí je možno odšroubovat matku a vytáhnout nosnou trubku. Cívku i s čely položíme na zahřátý plech, po chvíli se spodní čelo prohřeje a díl se odsunout s cívky. Po opětém vychladnutí opakujeme totéž s druhým čelem, až konečně získáme samotnou cívku na základním kroužku, kterou ještě na čtyřech místech převážeme nití. Takto si vyrábíme šest cívek po 600 závitů, po případě více nebo méně, kolik potřebujeme.

Sestavení je zřejmé z obrázků. Cívky nese stojánky, vysoustružený z tvrdého dřeva, vyvařený ve vosku a poté dosoustružený na přesnou míru. Každá druhá cívka pro vn je nasazena s obráceným smyslem vinutí. Takto je lze střídavě spojovat vnitřní a vnější konce cívek, ovšem že postupně, hned po nasazení. Natočením nově přidané cívky přitáhneme vnitřní spoj do mezery mezi cívками, aby nezavinil přeskoky nebo zkraty. Soupravu cívek na válečku ještě jednou opatrně napustíme voskem. Vnější vývody cívek vn vvedeme ke svorkovniči, takže máme tři stupně vf napětí.

Cívku, napájející vlákno usměrňovací

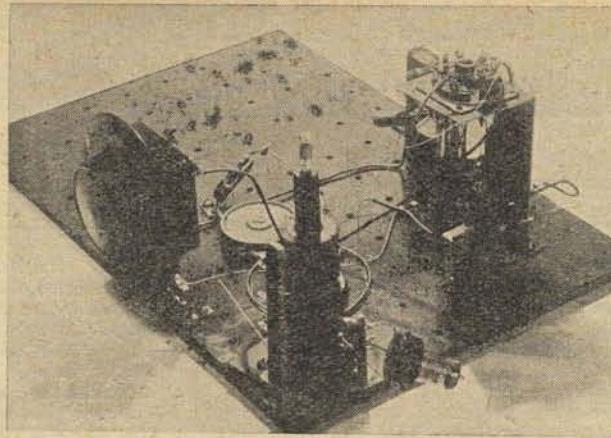


Úspěšný pokus o snadné a levné získání vysokého napětí malých výkonů pro obrazovky, televizi a fyzikální experimenty, z vf napětí, které se snadno vytváří, jeho nežádoucí magnet. účinky se snadno omezí a po usměrnění se snadno filtrouje.

$100 \mu\text{A}$ s předřadným odporem pro rozsah do 5 kV. Bylo tedy zapotřebí vyrobený vysoké napětí usměrnit. Zkusili jsme selenové usměrňovače tvaru E053/50 (známé modré „tužky“). Při šesti takových sloupech, zapojených v řadě mezi svorku 3 a náš kilovoltmetr s filtrační kapacitou 260 pF/5000 V prov! paralelně jsme naměřili hodnoty podle diagramu obraz 4. Zmenšením počtu článků na čtyři jsme dosáhli o málo většího napětí v důsledku menšího vnitřního odporu usměrňovače. Pozorovali jsme však, že první sloupek usměrňovače, připojený ke svorce 3, se zakrátko zahřívá; svědčilo to o přílišné kapacitě sloupků a jejich nevhodnosti pro tento účel. — Proměnnou kapacitu C nastavujeme na maximum ss napětí, které zpravidla souhlasí s maximem vf napětí a odběru energie oscilační elektronky.

Další pokusy jsme provedli s usměrňovací elektronkou pro vysoké napětí, Telefunken RFG5. Dovoluje zatížení až 10 mA při st. napěti 3 kV nebo 2 mA při 5,5 kV, má však nepřímo žhavenou kathodu 6,3 voltu, 0,2 A, takže když bychom ji chtěli žhnout z našeho oscilátoru, spotřebovali bychom většinu energie, kterou oscilátor vůbec má. Při žhavení RFG5 z akumulátoru jsme dosáhli až tří kilovoltů při odběru $60 \mu\text{A}$. S vhodnou elektronkou lze tedy z oscilátoru získat podstatně větší napětí i výkon, než dal selenový usměrňovač.

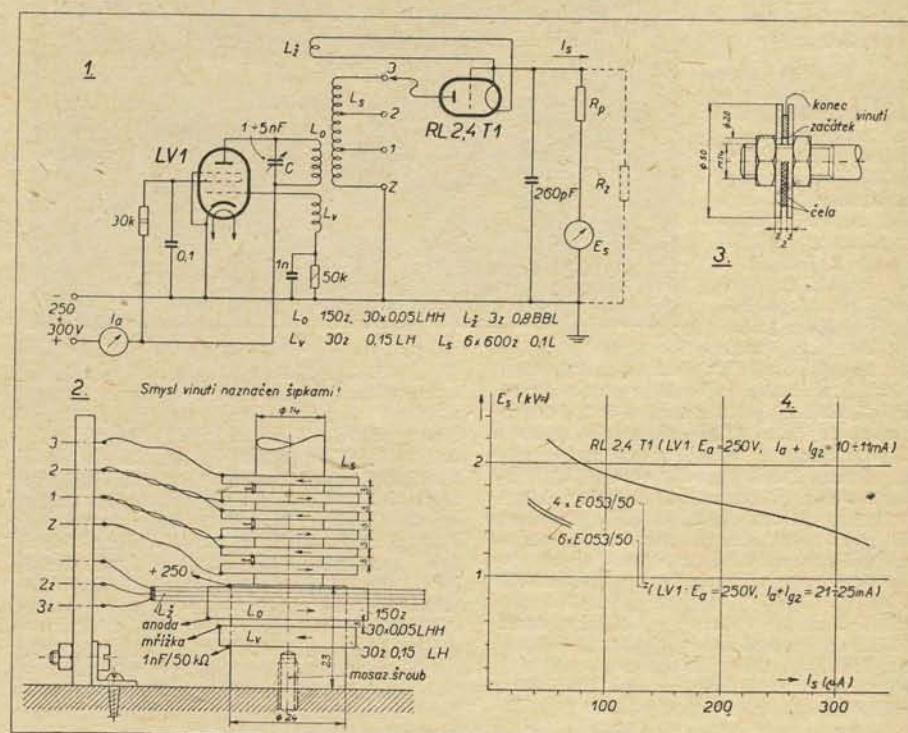Z běžných elektronek se však nehodila žádná; z vojenských jsme zkusili elektr. RV2.4P700 a RL2.4T1. První má minimální žhavení, druhá má málo elektrod. Při spojování elektrod vznikly pochyby, kam



připojit mřížky, k anodě nebo kathodě (vláknou)? Zkouška ukázala, že při spojení mřížek s anodou byl výkon menší než při spojení s jedním koncem vlákna. RV2,4P700 si však nedala dlouho líbit týrání vysokým napětím, které značně překročuje provozní hodnoty; slyšitelné přeskoky a sršení po povrchu i uvnitř elektronky upozornily, že by stěží dle vydržela.

Použili jsme poté RL2,4T1, mřížku jsme připojili k vláknu a žhaveni na celé tři závity Lž (kontrola žhavicího napěti pochledem do elektronky). Po dosažení kapacitou C jsme dosáhli dobrého výsledku, jak ukazuje obraz 4: 2,25 kV usměrněného napěti při odběru 45 μ A, 1,3 kV při 330 μ A. Je tedy zdroj vn dostatečně tvrdý, aby dovolil použití na př. v obrazovkovém osciloskopu. Při tom nebylo dosaženo plné hodnoty anodové ztráty (tím spíše, že jsme kontrolovali příkon do oscilační elektronky, který by mohl být o vf výkon větší než její přípustná ztráta); když jsme zvětšili příkon, vzrostlo napětí nad 3 kV, avšak použitá náhražka usměrňovací elektronky je nesnášela.

Při použití pamatuji, že je tu vysoké napětí, po usměrnění event. nebezpečné (ač proud stěží dosahne 1 mA). Vf část sama (kromě ss anodového napěti) není nebezpečná. Naopak, zkrat vysokého napěti neohrozí přístroj ani usměrňovací elektronku; oscilátor by ovšem ztrátou předpěti utrpěl mohl, vydrží však jistě déle než na př. běžný síťový transformátor. — Protože přístroj pracuje s vysokým kmitočtem v oblasti dlouhých vln, musíme zabránit vyzařování vf energie (stíněním a vf tlumivkami v síťovém přívodu).

-hv-

Literatura:


3000 V Power Supply, Sylvania News, červen-červenec 1947, č. 6, str. T 23.

Vf zdroj vys. napěti, ref. O. Horna, RA č. 8, roč. 1946, str. 193.

Přístroj k zvětšení stejnosměrného napěti, J. Vosáhlo, Radiojournal 1936.

Na levé stránce: schema oscilátoru, úprava formy na vinutí cívek vn, sestavení cívky a zatěžovací charakteristika usměrňovače. — Dole cívková souprava oscilátoru; dole ladící obvod a zpět. vazba, okolo žhavicí vinuti, nad nimi šest deskových cívek pro vn.

Na sloupku indikační doutnavka

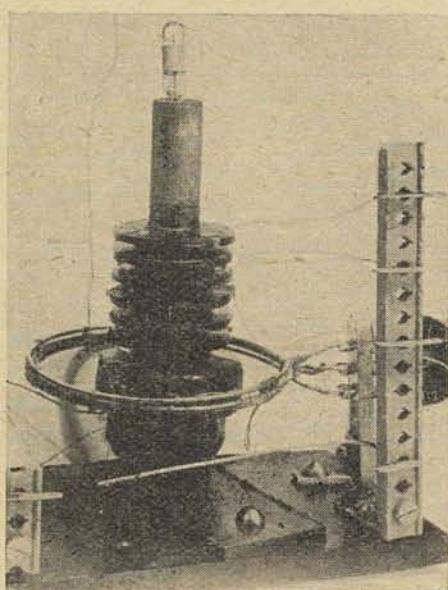


ANODOVÁ AUTOMODULACE

Úsporný způsob modulace rozhlasových vysílačů

V Sovětském svazu u Riga byl spuštěn nový výkonný rozhlasový vysílač, který používá nového způsobu modulace, tak z anodové automodulace. Úpravu navrhl roku 1943 sovětský vynálezce Ing. N. Kruglov.

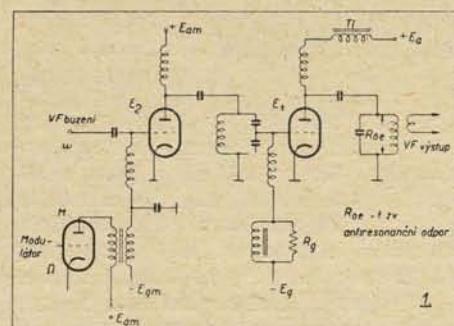Hlavními způsoby amplitudové modulace byly doposud modulace mřížková a anodová. Jejich nedostatkem je dosti malé využití koncových elektronek. Anodová automodulace zvětšuje podstatně hospodárnost při zachování jakosti modulace, takže se stejným výkonem elektronek na konco-



vém stupni lze zdvojnásobit výkon vysílače (účinnost přes 40 procent). Zapojení vysílače se jen málo odlišuje od mřížkové modulace. Zvláštností je to, že elektronky koncového výstupného stupně zresilné vf energie pracují jako modulační, aníž při tom klesá vf výkon. Výkonný modulační stupeň tedy odpadá.

Princip je na obrazu 1. Do obvodu stejnosměrné složky anodového proudu koncového stupně, pracujícího s elektronkou E1, je zapojena modulační tlumivka TL a v obvodu mřížky odpor Rg. Ekvivalentní odpor anodového oscilačního obvodu Roe volí se tak, aby stupeň pracoval s velkým mřížkovým proudem při vysokém faktoru přepěti. Na mřížku koncového stupně se přivádí buzení, předběžně modulované v předchozím stupni s elektronkou E2 modulátorem M. K ujasnění pochodu představme si, že modulační tlumivka je spojena nakrátko. Tedy při kladné půlvlně modulace, t. j. když se buzení zvětšuje, stoupá mřížkový proud a záporná předpětí roste, protože do obvodu je vložen odpor. Proto uhel otevření anodového proudu klesá a stejně se zmenšuje stejnosměrná složka anodového proudu (Iao). První harmonická anodového proudu Ial se skoro nemění (anodové napětí zůstává stálé). Zvětšení buzení vyvolává tedy vzhůru činitel $\gamma = Ial/Iao$, protože čítatel je stálý a jmenovatel se zmenšuje. V záporné půlvlně modulace, když se buzení zmenší, mřížkový proud klesá, záporná předpětí klesá, stejnosměrná složka anodového proudu stoupá a činitel γ se zmenšuje.

Při zapojení modulační tlumivky jsou změny činitelů γ téhož druhu, jenom rychlosť změny je menší. Změna Iao vyvolá reakci tlumivky, která se snaží udržet stálý průchazí proud. V kladné půlvlně modulace, t. j. při zmenšení stejnosměrné složky anodového proudu, vznikne na tlumivce rozdíl potenciálů takového směru, že napětí na anodě začíná růst. Vzrůst trvá, pokud původní zmenšení stejnosměrné složky nebude vykompensováno zvětšením anodového proudu. Jeho první harmonická roste úměrně s anodovým napětím nebo jinak úměrně s činitelem γ , ve kterém teď zůstává stálý jmenovatel.

V záporné modulační půlvlně je stav opačný. Při zmenšení buzení, když stejnosměrná složka Iao roste vlivem reakce tlumivky, anodové napětí klesne. Proto Iao znova udrží původní hodnotu a Ial se zmenší úměrně anodovému napětí.

Forma impulsu anodového proudu při automodulaci nezůstane stejná, ale méně se zvětšením modulační charakteristiky takovým způsobem, že stejnosměrná složka zachovává touž hodnotu v libovolném bodě, když se první harmonická mění se od nuly ve špičkovém bodu.

Jinak řečeno, v maximálním režimu procházejí vysoké impulsy s poměrně malým úhlem otevření (okolo 80°). Při přiblížení k minimálnímu režimu impulsy se rozšiřují. (Z režimu B vysílač postupně přechází v režim A.) V minimálním režimu impuls se prakticky nevykystuje a prochází jedině stejnosměrná složka.

Taková změna formy impulsu vzbuzuje na modulační tlumivce napětí akustické frekvence, modulující první harmonickou anodového proudu.

Velmi důležité je poznamenat, že napěti na tlumivce bude ve fázi s obálkou modulovaného buzení.

Se stránky energetické je činnost koncového stupně vysílače s anodovou automodulací podobná činnosti při obyčejné anodové modulaci v třídě B. Rozdíl je v tom, že změna anodového napětí není přesně úměrná tónovému anodovému napětí. Čím více klesá spotřeba při chodu bez modulace ve srovnání s úrovni při 100 % modulací, tím je účinnost vysílače větší a provoz hospodářejší.

Ve srovnání s modulací mřížkovou dovoluje anodová automodulace zdvojnásobit výkon vysílače a 1,5 až 1,8násobně zvětšit účinnost. Ve srovnání s anodovou modulací s modulátorem ve třídě B nová metoda dovoluje zjednodušit zapojení i provoz vysílače a zmenšit stavební i provozní výdaje.

Praktické výsledky, pozorované na malé, ale hlavně na výkonné (100 kW) stanici potvrdily přednosti tohoto zapojení. Na př. při použití anodové automodulace podařilo se vyložit modulátor se dvěma vodou chlazenými elektronkami a s velkým modulačním transformátorem. To dovolilo zmenšit náklady na systém vodního chlazení a urychlit v nemalé míře montáž.

J. Zbílek

Prameny:

- M. A. Škud: Pervenec pěti letka radiostrojí, Věstník svazí 3/1947.
- Инж. Н. Круглов: Анондая автомодуляция, Вестник связи 3/1947.
- А. И. Мирошин: Внедрение схемоанодной автомодуляции на радиовещательных станциях, Вестник связи 3/1947.

V následující tabulce jsou uvedeny účinnosti vysílačů s různými způsoby modulace.

Způsob modulace	Účinnost		
	V kladu	Při 100% modulaci	Změna spotř. při 100% modulaci v %
Mřížková	33,5	50	0
Anod. „B“ modulace	47	48	47
Doherty	55	55	50
Anod. automodulace se změnou spotřeby o 30 %	54	62	30
Taž se změnou o 60 %	66	62	60



STANDARDNÍ ZESILOVÁČ

pro mikrofon (fotonku), 2 přenosky a rozhlas s možností nezávislého směšování

3 pF, takže vytvoříme-li jej, nastane zezlacení — 3 dB asi u 16 resp. 30 kc/s, tedy clona prakticky nepůsobí. Závislost 1:2 se vyskytuje u mikrofonu připojeného, při samotných přenoskách zůstávají kmitočtové vlastnosti clony stálé. Při použití obvodu fotonky je účinek clony ještě mírně posunut k vyšším kmitočtům, neboť horní konec P 4 je spojen pro st proudy k zemi přes paralelní dvojici 0,5 a 1 + 0,2 M, a tedy zisk mezi a a b je menší, asi 30. To vcelku sotva vadí, neboť jak je známo, při fotonce zřídka máme nadbytek výšek, spíše naopak. — Vyloučení kmitočtových vlivů lze dosáhnout clonou z kondenzátoru mezi b a zemí, hodnoty 200, 500, 1000 a 2000 pF zapojovaných přepinačem.

Budící elektronka V1 je zapojena obvykle. Na její anodový obvod je připojen hlavní regulátor hlasitosti P5, kterým řídíme všecky signály. K němu je přidán odpor 12 jako vazební člen záporné zpětné vazby, která tedy působí od výstupu zesilovače až po anodu V1. Běžec P5 vede na řídící mřížku hexodového systému V2 (hexoda-trioda s odd. systémem), z jehož anodového obvodu je napájena řídící mřížka koncové elektronky V3. Dělí z odporu 20, 21, 22 tvoří jednak svody obou koncových elektronek, jednak samočinně vyrovnávající napájení pro inventoř z triody V2. Vazba pro kondenzátor 11 je tu pro vyloučení vlivu kolísání mříž. napětí triody při chvílkovém přemodulování koncového stupně. Anoda triody napájí řídící mřížku druhé koncové elektronky. Z nich každá má samostatný kathodový odporník, což je nezbytné pro plné využití (jen do 1a rovnou nebo menší než 45 mA může být



Tento zesilovač s výkonem 15 Wst, s možností připojit a libovolně nezávisle mít signály z krystalového mikrofonu (nebo fotonky), dvou libovolných přenosků a přijímače, je určen gramofilum, školnímu rozhlasu, společenské síní s nepříliš značným hukem, loutkovému a jinému divadlu a s nevelikými korekcemi i nahrávání desek. S dobrým reproduktorem vystačí pro kino s 500 místy. Kromě cenné možnosti mísit má značný zisk, takže může pracovat s každým krystalovým mikrofonem membránového typu, má jednoduché řízení a velmi dobré vlastnosti reprodukční z důvodu uvedených později. Ač nemá rozsáhlých tónových oprav, vynohoví podle zkoušek i náročnému posluchači, a při tom není příliš složitý, choustivý ani nákladný, snadno se kontroluje i udržuje.


Zapojení. Složitější vstupní obvod vznikl z požadavku nezávislého mísitání čtyř podstatně rozdílných signálů. Mikrofon vedené přes odpor 1 na jeho řídící potenciometr P4. Můžeme jím zezlacenit signál z mikrofonu asi na šestnáctinu max. hodnoty, tedy na praktickou nulu. Na jeho dolní konec se váže obvod pro přidávání hlubokých tónů při reprodukci přenoskami, složený z kond. 1 a odporu P3, který je současně vstupním regulátorem rozhlasového signálu. Přenosky jsou připojeny přes zeslabovací odpory 2 a 3 z příslušných mísicích regulátorů P1 a P2. Lze na ně bez podstatných rozdílů v charakteristice a citlivosti připojit běžné přenosky magnetické nebo krystalové, citlivost je asi 70 mV pro plný výkon. Rozhlasový signál je přiveden na P3 přes řetěz, který mříkně zvedá basy, aby tak korigoval obvod přenosků, který rozhlasu naopak basy ubírá. Pro plný výkon postačí asi 0,5 voltu rozhlas. signálu. Fotonka může dávat jen asi 9–18 mV podle toho, není-li či je-li připojen mikrofon. Krystalový mikrofon musí dodávat asi 6 mV.

V též obvodu máme jednoduchou tónovou clonu, upravenou neobvykle. Protože zisk mezi bodem a a b kolísá jen při regulaci P4, a to poměrně málo, působí dynamická hodnota kond. K1 spolu s celým odporem P3 jako obyčejná výšková

Axonometrický pohled na kostru, a výkres s hlavními rozměry. — Otisk výkresu ve skutečné velikosti (měřítko 1:1) lze koupit v red. t. l. za 26 Kčs.

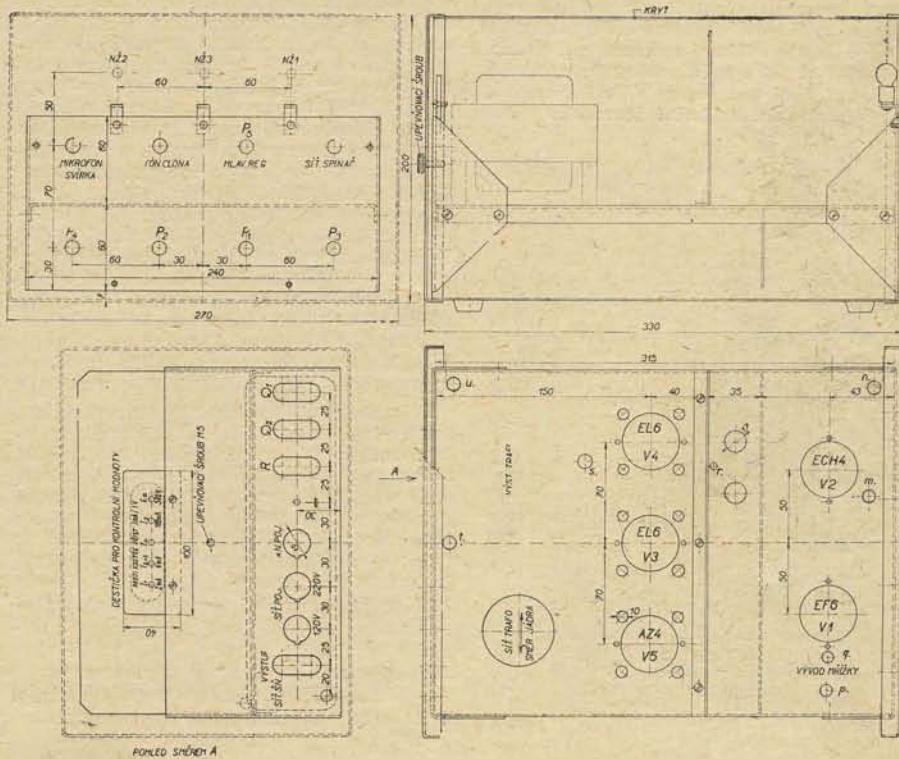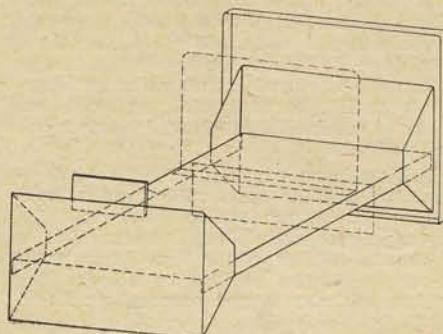clona. Je-li kapacita K1 65 pF (upravený trimr), vzroste o faktor zhruba 50 (polovice zisku V1) na 3250 pF a spolu s P3 omezí výšky počínaje kmitočtem 1600, a tak je to při regulátoru P4 naplněno (při zapojeném mikrofonu); je-li vytvořen dodlou, je dyn. kapacita asi dvojnásobná a tedy mezní kmitočet poloviční. Použili jsme trimru s malou počáteční kapacitou,



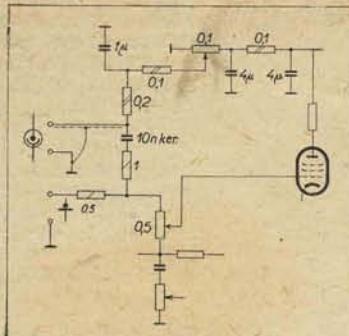


Nahoře doplněk zapojení pro použití zesilovače s fotonou k reprodukci se zvukovému filmu. — Vpravo schema s hodnotami.

Odpory, R:
1, 2, 3, 4, 5, 17 — 0,5 MΩ/
0,25 wattů.
6, 18 — 0,1 MΩ/0,25 až 0,5
wattů.

7, — 3 kΩ/0,5 W.
8 — 100 Ω/1 až 2 % drát.
9 — 150 kΩ/0,5 W.
10 — 0,8 MΩ/0,5 W.
11 — 50 kΩ/0,5 W.
12 — 50 Ω/0,5 W.
13, 14 — 500 Ω/0,5 W.
16 — 25 Ω/1 až 2 % drát.
15, 20, 21, 22 — 0,2 MΩ/0,5 W.
19 — 10 kΩ/1 W.
23 — 1 MΩ/0,25 W.
24, 25 — 1 kΩ/0,25 W.
26, 29 — 30—50 Ω, nastavitevný, drátový.
27, 30 — 90 Ω/1 W, drát.
28, 31 — 1Ω/1—2 %, drát.
32, 33 — 100 Ω/0,5 W.
34 — 10 Ω, drátový.
35 — 150 kΩ/1—2 %.
36 — 100 Ω/1—2 %.

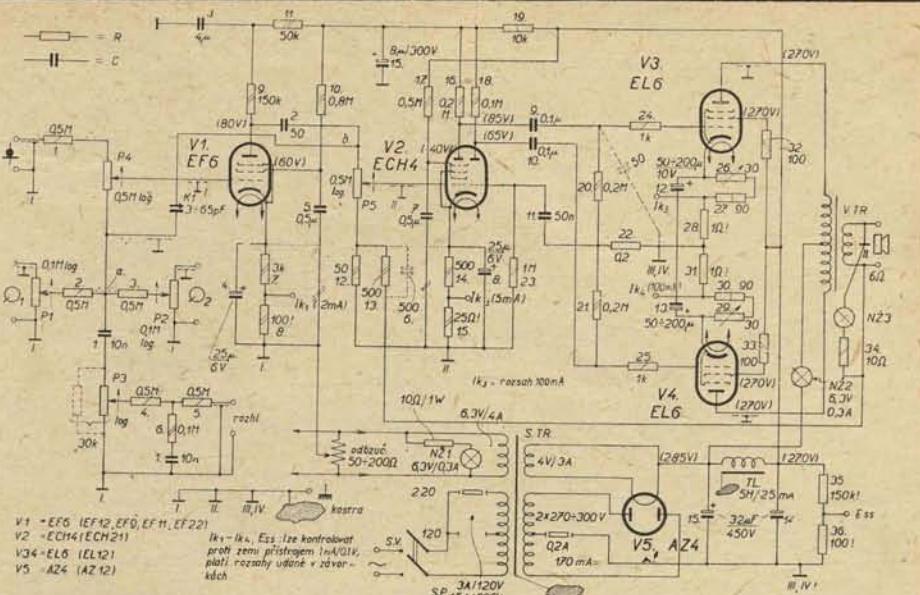Rídící členy:
P₁, P₂ — 0,1 MΩ, log. potenciometr (řízení přenosku).



P₃ — 30 kΩ, log. potenciometr (řízení rozhlasu); event. 50 kΩ paralelně se 100 kΩ pevným.

P₅ — 0,5 MΩ, log. potenciometr (hlavní regulátor). K₁ — 3—60 pF, trimr nebo otocný kondenzátor; při otáčení nesmí šumět a chrastit (tónová clona).

Kondensátory, C.

1, 1' — 10 nF/500 V.
2, 11 — 50 nF, dokonale isolovaný, 250 V prov.
3 — 4 μF/250 prov.
4, 8 — 25 μF/6 V, suchý elektrolytický.
5, 7 — 0,5 μF/170 V.
6 — 500 pF/500 V.
9, 10 — 0,1 μF, dokonale isolov., 250 V provoz.

12, 13 — 50—200 μF/10 V, suchý elektrolytický.

14, 15 — 32 μF/450 V, jakostní elektrolytický.
16 — 8 μF/300 V, jakostní elektrolytický.

Transformátory:

Síťový: primár 120/220 V; sek. 2×270 až 300 V/170 mA usměr.; proud; 6,3 V/4 A; 4V 3/A.

Výstupní: dvojčinný, mezi anodami 5000 Ω, sek. podle potřeby. (V našem případě: jádro průřez 3,8×3,0 cm; okénko 5,4×1,8 cm; primár 2×1500 závitů drátu 0,20 mm, smalt; sek. pro 6 Ω: 2×106 závitů, 0,8 smalt. Vinuto: polovice sekundáru, isolace, obě polovice primáru se střed. vývodem; isolace; druhá polovice sek. Obě části sekundáru

musí mít pro možnost paralel. spojení přesně týž počet závitů. Tato úprava zmenšuje rozptyl a dovoluje použít dosti silné zpětné vazby).

Tlumivka: 5 henry nebo více, při 25 mA ss proudu.

Elektronky (náhradní typy viz schema): V1 — EF6; V2 — ECH4; V3, V4 — EL6; V5 — AZ4.

Drobnosti:

NZ 1-3 — trpasličí žárovky, 6,3 V/0,3 A.

Síťový spinač, možno-li dvoupólový.

Zdíkové destičky, objimky, spoj, materiál, knofliky, kostka, síť, přívod, odbzučovač 50 až 200 Ω, nebo dva odpory 50 Ω/1 W, drátové.

kathodový odpor společný). Anody V3 a V4 jsou připojeny k výstupnímu transformátoru, jehož sekundár napájí reproduktor.

Síťová část má v zapojení jen tyto nevelké odchylky od běžného provedení: síťové napětí přepínáme pojistkou; také anodový obvod má pojistku, anody kon-

cového stupně napájíme z prvního filtračního elektrolytu, což u dvojčinného pentodového stupně bez potíží můžeme učinit.

Záporná zpětná vazba. Výstupní napětí, zmenšené převodem transformátoru VT a děličem z odporu 12 a 13 vedeme na dolní konec reg. hlasitosti P5. Je-li regulátor na nule, je vazba nejsilnější, je-li reg.


naplno, je zeslabena v poměru asi odporu 9/(P5 + 9). Při silnějších signálech je tedy vazba mocnější, při slabších naopak zisk větší. Počítáme-li zisk koncových elektronek S. Ra = 15 · 2,5 = 37,5 a zisk hexody 100, je celkový zisk v oblasti vazby 3750. Výst. transformátor pro 5000 : 6 ohmů má převod 29 : 1, z toho však musíme brát jen polovici, neboť 5000 je mezi anodami, na jednu elektronku připadá poloviční počet závitů na primáru, tedy p = 14,5 : 1. Dělič z odporů 12, 13 zmenší zp. v. napěti na 50/(50 + 500) = 1/11, celkové zmenšení tohoto napěti, k = 1/11 · 14,5 = 1/160 = 0,00625. Zisk se zpětnou vazbou vypočteme ze vzorce

$$z' = z/(1 + k \cdot z)$$


kde z je zisk bez zp. vazby, v našem případě 3750 (celkový zisk V2 a V3). Dosadíme-li za k a z, vyjde

$$z' = z/(1 + 23,4) = 153$$

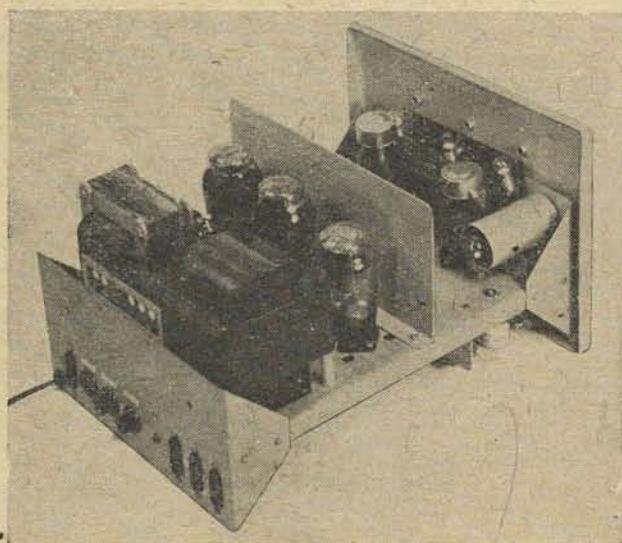Nesmíme však zapomenout na zeslabení zp. vazby děličem P5 a R9. Je-li P5 naplno, je napěti zpětné vazby, přivedené na mřížku V2, zeslabeno v poměru 150/(150 + 500) = 0,231. Tento součinitel mu-




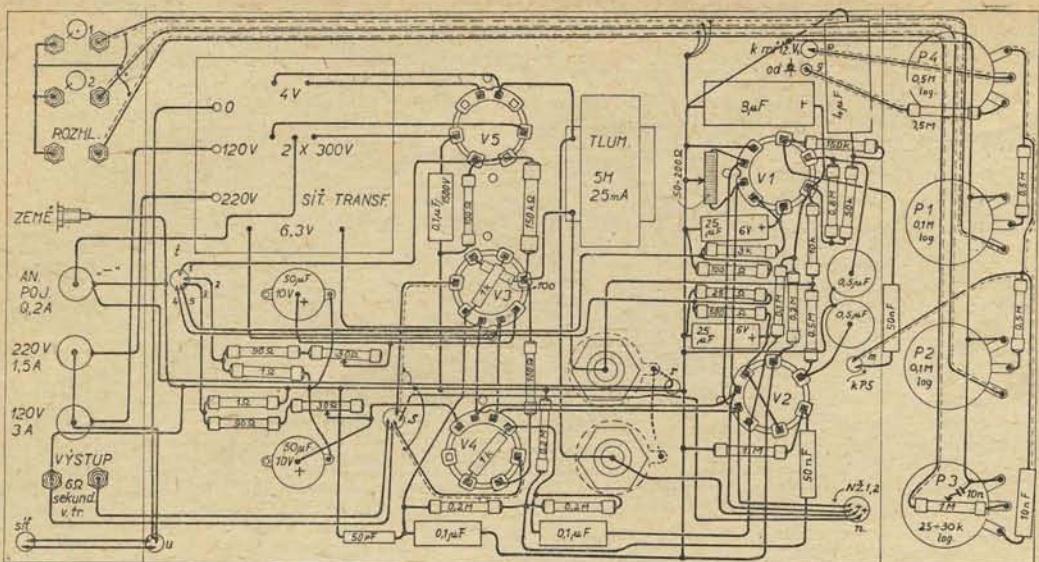Sestavený zesilovač bez krytu. Na zadní straně vývody, pojistky, síťový přívod a zemní svorka, nad nimi kontrolní destička. Na kostře transformátory síťový a výstupní, usměrňovací a koncové elektronky, za přepážkou vstupní část.



Montážní a spojovací plánek s vepsan. hodnotami. Kladení zemních spojů se poněkud liší od zásad uvedených ve schématu. Otisk výkresu ve skutečné velikosti (rozměr A1) spolu se schematem na předchozí straně lze koupit v red. t. l. za 30 Kčs. Při společné objednávce s výkresem kostry je úhrnná cena 50 Kčs.

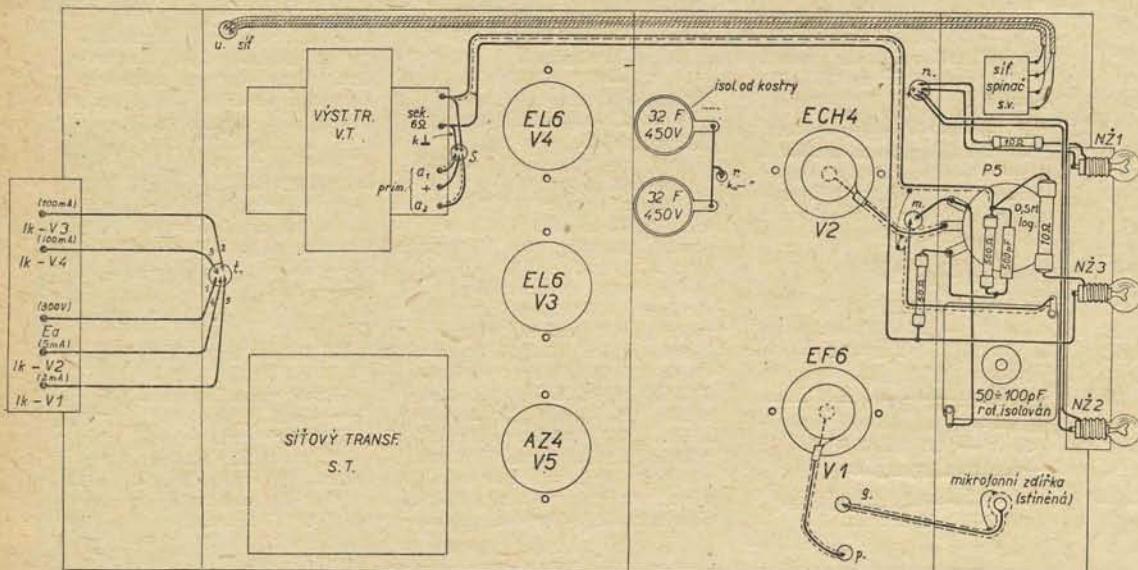Dole pohled na zadní stěnu zesilovače. Vlevo zdíky výstupu, vedle dvě síťové pojistky, jimiž se zároveň přepíná napětí 120/220 V, dále zemní svorka, přívod rozhlasu a dvou přenosek. Nad nimi destička s dotyky pro kontrolu.



síme připojit k druhému členu jmenovatele vzorce pro z' , takže dostaneme

$$z'' = z/(1 + 5,4) = 700$$

Počítáme-li s výkonem 15 W, bude mezi anodami

$$15 \cdot 5000 = 284 \text{ volty eff}$$

na jednu elektronku tedy 142 V, a při zisku 700 potřebuje hexoda $142/700 = 0,2$ V na své řídici mřížce. Je-li zisk V1 odhadnut zhruba na 100, je napětí pro plné vybuzení na její řídici mřížce 2 mV, tedy víc než potřebujeme. Ve skutečnosti jsme naměřili asi 2,8 mV; o příčinách se ještě zmíníme.

Je tedy činitel vazby k při P5 naplně 0,006 $25 \times 0,231 = 0,00144$. Jaký má vliv na vnitřní odpor koncového stupně? Je-li původní odpor R_i , zisk všech stupňů, přes něž vazba působí, kromě koncového, z_1 (zde 100), zesilovací činitel koncového stupně g ($375 = S \cdot R_i$), je při napěťové zpětné vazbě výsledný odpor

$$R'_i = R_i / (1 + z_1 \cdot g \cdot k) = 25000 / (1 + 100 \cdot 375 \cdot 0,00144) = 25000 / (1 + 54)$$

$= 455$ ohmů, t. j. asi 20 % z příslušného dílu R_a . Měření ukázalo 43 %.

Tuto neshodu, spolu s prve zmíněnou menší citlivostí než jaká vychází orien-

tačním výpočtem, zavinila hexoda v el. V2. Její strmost značně závisí na mřížkovém předpěti (je to řízená elektronka), a její zisk byl menší než 100. Protože dosažené výsledky postačily, neměnili jsme kathodový odpor 14 také proto, aby anodový proud V2 nebyl přílišný. Jinak by stačilo vyzkoušet takovou hodnotu R14, aby předpěti bylo asi 2 V; tím bychom poměrně snadno dosáhli zisku 100, pro hexodu s $R_a = 0,2 \text{ M}\Omega$ ostatně nijak připravěho. — Jakmile však vytvoříme P5 k menší hlasitosti, stoupne činitel k a vnitřní odpor klesne znamenitě. I jeho největší hodnota, 43 % z R_a , je však dosažitelně malá, aby spolehlivě tlumila reproduktor při přechodových zjevech a čnila zesilovač bezpečný a málo citlivým na zatížení.

(Předchozí výpočty jsou dokladem, že zvolené hodnoty vyhovují. Protože jsou vzorce uvedeny zpravidla v obecné podobě, může si z nich čtenář odvodit hodnoty odchylné, shledá-li je účelnými.)

Přibližný výpočet bručení. Na prvním elektrolytickém kondensátoru filtru o kapacitě C v μF je při dvojcestném usměrnění a odběru I miliamperů eff. hodnota střídavého zbytku

$$E_z = 1,5, I/C = 1,5 \times 170/32 = 8 \text{ V}$$


Dvojčinné zapojení koncového stupně a zpětná vazba, vyvedená až ze sek. výst. transformátora, omezuje onu část, která by z tohoto výsledku zůstala ve výstupním napětí. — Pro stínici mřížky koncového stupně filtrujeme proud tlumivkou a dalším kondensátorem. Je-li tlumivka o indukčnosti L a dvojcestné usměrnění s nejmenším kmitočtem st zbytku 100, je kapacita, která by tlumivku uvedla do resonance při tomto kmitočtu:

$$C_{res} = 25330/f^2 \cdot L = 0,5 \mu\text{F} (\mu\text{F}, \text{c/s}, \text{H})$$

Protože filtraci kond. 14 má kapacitu 64krát větší ($32 \mu\text{F}$), je zbytek na C15 zeslaben 64krát, t. j. $8 : 64 = 0,125 \text{ V}$.

Prakticky celé toto napětí by přenesl anodový obvod hexody na mřížku V3, a jen zpětná vazba by je zeslabila. Protože však 0,11 V je proti asi 5 V, které potřebují mřížky koncových pro plné vybuzení, poměrně značné, filtrujeme ještě odporem 19 a kond. 16. Útlum je

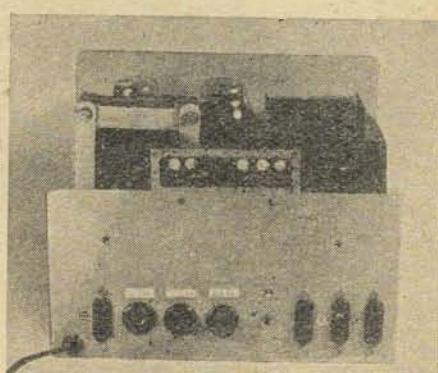
$$d = \omega \cdot C \cdot R = 628 \times 8 \times 10^{-6} \cdot 10000 = 50$$



(ω je kruhový kmitočet základní složky bručení, t. j. $2 \pi 100$), takže za uvedeným článkem bude zbytek $0,125 : 50 = 0,0025$ V. To je již zanedbatelné proti 5 V, které tu máme. Pro první stupeň je třeba ještě jednoho filtračního článku; s ohledem na filtraci by stačil s útlumem asi 10, avšak pro vyloučení bublání musí být mnohem účinnější, proto tu máme odpor $11 = 50$ k Ω a kondensátor $3 = 4 \mu F$.

Kontrolní obvody. Zesilovač této velikosti potřebuje možnost kontroly provozních hodnot a stavu elektronek jednak pro zaručení správného chodu, jednak pro bezpečnost elektronek. Proto jsou tu zevně přístupné obvody pro měření kathodového proudu všech elektronek a napětí usměrněného. V kath. obvodech elektronek jsou odpory 8, 15, 28, 31, vyměřené tak, aby s deprézským miliampérmetrem 0,1 V/1 mA daly rozsahy, jež jsou připsány v závorkách a umožnily odečít kathodové proudy. Zmiňovaný přístroj má odpor 100 ohmů, odpor 8 jej tedy upraví na Ametr s rozsahem 2 mA, který se právě hodí ke kontrole proudu VI. Podobně v dalších případech. — Pro měření napětí je dělič z odporů 35 a 36, který promění měřidlo ve voltmetr s 500 ohmy na volt. Měří se proti zemi (kostře), všecky svorky nesou nepatrné napětí, je tedy možno dotknout se jich bez nebezpečí a mohou být blízko sebe. Jsou vyznačeny na destičce na zadní straně zesilovače a vhodně označeny. Při měření je nutno připojovat měřidlo pozorně, aby přechodový odpor dotyku nerušil měření.

Kromě toho má zesilovač následující optické kontroly. Návěstní žárovka NŽ1 udává, že síťový transformátor má proud. Odpor 10 ohmů omezí světlo žárovky a prodlouží její životnost. Žárovka NŽ2 udává celkový anodový proud V3 a V4 a blízka při přetížení (anodový proud začne nápadně kolísat v závislosti na signálu). Žárovka s proudem 0,3 A je tu jen málo zatížena a může při dobré jakosti vydržet věčně. Zhasne-li však, nebo naopak svítí naplně, je třeba přerušit používání zesilovače (v prvním případě by ostatně nehrál) a odstranit chybu. Žárovka NŽ3 udává modulaci tak, že při dosažení plného výkonu svítí dosti jasně. Mírné občasné zablíknutí při chodu potvrzuje, že zesilovač je plně využit, je-li toho potřeba.

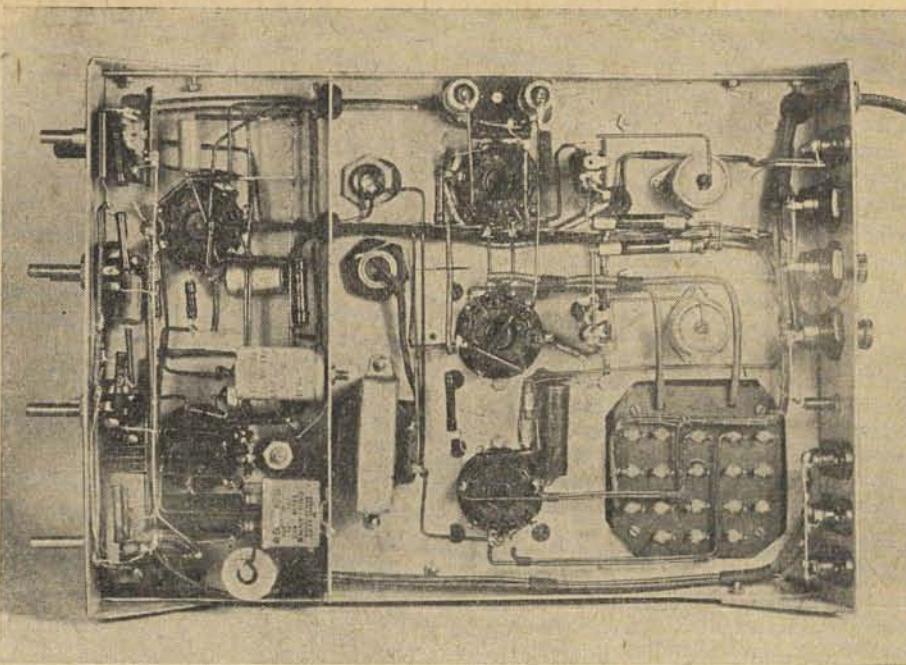

Fotografický doplněk spojovacího plánu. Poloha součástí souhlasí s plánem, přístroj leží však opačně. — V pravovořadě sítě kmitočtových charakteristik, kterými jsou doloženy vlastnosti zesilovače.


Uvedené kontroly dovolují rychle zjistit stav elektronek (měřením napětí kontrolujeme usměrňovací elektronku) a sledovat chod zesilovače při použití. U dřívějších amatérských přístrojů nebyly běžné, jsou však velmi užitečné. Podmínkou je vhodný popis na příslušných prvcích a dokonale zacvičení obsluhujícího.

Stavba. Kostra má tvar poněkud jiný než obvykle. Vodorovná část, která na horní a dolní ploše nese většinu součástek, má vpředu a vzadu dva svíslé panely s postranními výztuhami, kterými jsou připevněny k části vodorovné. Vpředu

jsou všecky řídicí elementy a přívod pro mikrofon, ev. fotonku, protože jejich dlouhé vodění po zesilovači s mocným polem síťového transformátoru není vhodné. Také samostatný síťový spinač je nutno dát dopředu, s ohledem na možnost použití zesilovače v gramofonové skřini. Se zřetelem k tomu je skříň rozvinuta desti do šíře, aby nevyšla delší než je běžná hloubka této skříně. Okolo síťového transformátoru a výkonových elektronek jsou v kostře otvory, které usnadňují nassávání chladicího vzduchu. Zesilovač je příčně rozdělen na dvě části tak, že nahoru jde dělicí plech mezi elektronkami a ellyty, které nesmí být vydány přílišné teplotě, pod kostrou jde plech až za ellyty, hlavice, neboť ty mají značný zbytek st. a zavírají bručení citlivých vstupních obvodů.

Na přední stranu kostry je připevněna čelná deska s ohnutým okrajem. Této úpravy používáme, abychom skryli poměrně vysoké středové matice řídicích orgánů. Kryt má podobnou desku vzadu a sám je z plechu asi 0,8 mm, který při nasunuti zajede pod okraj přední desky. Vzadu máme přívod sítě, výstupní zdířky (sek. VT.), dvě pojistková těleska pro sítě s označením napětí a jmen. proudu pojistky (schema), tělesko anodové pojistky, zemnicí svorku (čelého zesilovače, a trojici dvozdílek pro připojení obou přenosek a rozhlasu). Nad nimi je upevňovací šroub krytu a pak okénko pro kontrolní body.

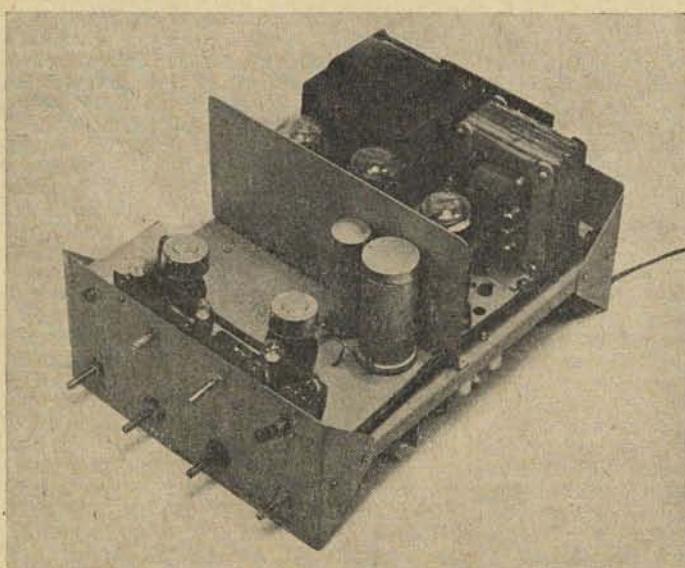Spojování. Zesilovač této rozměrů a citlivosti je aspoň tak choulostivý, jako složitější přijimač. Protože většina zá-



Pohled na přístroj před upevněním čelní stěny. Pomocná deska nese všechny řídicí orgány, takže zesilovač může být vestavěn do skříně s gramofonem a reproduktorem.

jemců nemůže jej vyzkoušet důkladně s použitím osciloskopu a tónového generátoru, dovolte náležavé připomenutí, že je v takových případech radno dodržet zejména rozložení a způsob spojování, aby nevznikly potíže.

Při zkoušení se vyskytly tyto nesmáze, které připomínáme. Zpětná vazba způsobovala vysoké, neslyšitelné oscilace, které se jevily jen na osciloskopu a pak poklesem anodového proudu koncových elektronek. Odstranil je kond. 6, ale ještě lépe přemístění vazebních členů na zpětné vazby z přední dolní části kostry, kde jsou citlivé obvody, do části horní. Při silných signálech se vyskytovalo rozbubláni, které ukázala NŽZ, dokud jsme měli C3 vyměněn jen s ohledem na filtrace stoperiodového zbytku. Zvětšení na $4\mu F$ je bezpečně odstranilo. Objevilo se však opět při konečném zkoušení, a způsobilo hodinku trápení než jsme přišli na to, že svou improvizovanou bass-reflexovou skříň nesmíme stavět těsně vedle tohoto citlivého zesilovače na týž stál, nýbrž aspoň pár metru dál. Na to pozor při vestavění zesilovače do společné skříně s reproduktorem. Jiných potíží jsme neměli, ač náš výkonný dílnenský orgán má samostatný názor na uzemňování, a jak dokládá plánek, neshoduje se zcela se zásadami, které jsou obsaženy ve schématu. Hlavní věci, t. j. přímý přívod minusu od pojistky k prvnímu filtracímu kondenzátoru, a správné zemné stínících krytu, jsou ovšem splněny. Také zemní zdírky vstupu na zadní straně jsou izolovány od kostry a uzemněny prostřednictvím dobré vodivého stínění na bod I. ve schématu.

Výsledky zkoušek. Pokud jde o výkon, citlivost a výst. odpory, jsou již uvedeny v textu. Ze sítě kmitočtových charakteristik na obrázku je vidět dobré splnění požadavků. Křivka 1 je samotný koncový stupeň s vyloučením zpětné vazby. Je přímá v mezech ± 2 dB od 25 do 15 000 c/s. Křivka 2 je pro tón. generátor připojený přímo na říd. mřížce první elektronky při tónovém clonu vyřazené, 3 při zapojení t. g. na vstup mikrofonu a cloně utažené, 4 totéž a clona otevřená. Charakteristiky 5 a 7 jsou gramofon a rozhlas, clona vyfazena, 6 pro oba clona naplno. — Zájemci o korekce postrádají snad v tomto přehledu zařízení pro ostré odřezávání výšek. Vynechali jsme je, abychom nepřetížili přístroj obvody, které mohou zavinit rozmitávání při přechodech.

Výsledek zkoušek poslechových byl rovněž velmi příznivý. Hráli jsme jednak desky (Iglesia, Arabeska a Gran Jota, Ultraphon č. obj. B 12 765, která je plna lesku a přechodových stavů, drnkání, klepání atd.), jednak kvalitní modulaci rozhlasovou z krátkých vln (American Forces Network, dopolední zábavný pořad). Přednes byl půvabný, jednotlivé hlasy jasné, na desce rozoznáte i sklozunutí prstu po struně, drnkání zní přesně, nerozmazaně, a to i s průměrnou krystalovou přenoskou, které jsme jinak neradi používali. Mikrofon má rovněž dobrý výkon, třeba zkoušení s reproduktorem komplikovala zpětná vazba v našich ne-příliš rozlehlych prostorách.


Věříme proto, že tento přístroj splní bez podstatného zbytku nároky zájemců, zejména pro jeho rozsáhlé možnosti pokud jde o mísání signálů.

MILIAMPÉR-VOLTMETR

s dvanácti rozsahy

Jednoduchý a levný přístroj z běžného miliampérmetru, pro amatéra i opraváře.

Dole schema dvojí úpravy.

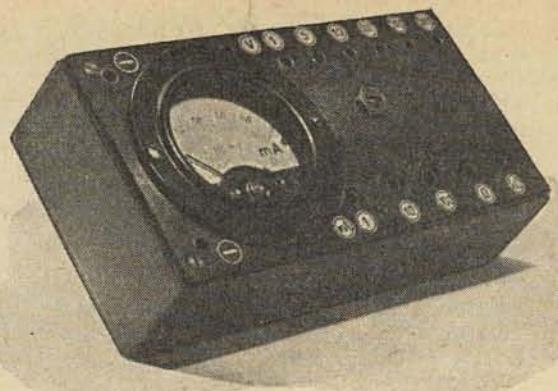

Základ tvoří měřidlo s plnou výkylkou 1 mA, 100 mV, t. j. o vlastním odporu 100 Ω (Metra tvar DFrO). Přídavným odpory získáme rozsahy stejnosměrného napětí kromě původních 100 mV ještě 1, 5, 10, 100, 500 a 1000 V, pro měření proudu z 1 mA na 10 a 100 mA. Vestavěná tyčková baterie 3 V spolu s řiditelným odporem dovoluje měřit odpory ve dvou rozsazích (5 až 1000 Ω a 200 Ω až 100 k Ω).


Zapojení ukazuje obraz A, v němž jsou zdírky umístěny stejně, jako na hotovém přístroji. V horní řadě jsou zdírky volтовé, dole pro miliampéry a odpory: spolu-

lečná záporná zdírka je dvojmo; potřebujeme ji při měření proudu na rozsahu 10 a 100 mA. Také odpovědě rozsahy mají zdírky dvojitě.

Použití. Pro měření si vyrobíme obvyklé dotyky, nejlépe různobarevné, na jednom konci s banánkem, na druhém s hotovým dotykiem nebo skřípoem; dále asi 15 cm dlouhý kablík s banánky na obou koncích. Rozsahy přepínáme zasunutím banánu dotyku na pozitivní straně měřidla; u prourových a ohnových rozsahů kromě toho spojíme pomocným kablíkem zdírky podle schématu.

Stupnice přístroje je rovnoramenně rozdělena na 50 dílků a očislována 0,2 až 1,0, takže při větších rozsazích je nutno údaj přístroje násobit příslušným činitelem. K ohmmetrům nalepíme na vhodné místo na přední desce převodní stupnice podle obrázku. Při měření odporu zasuneme příslušnou kablík, vedoucí k neznámému odporu, do zdírek „—“ a „..“ resp. „k Ω “ a pomocným kablíkem spojíme příslušné zdírky podle vyznačení na schématu. Odečtený údaj přivedeme na hodnotu odporu podle převodní stupnice.

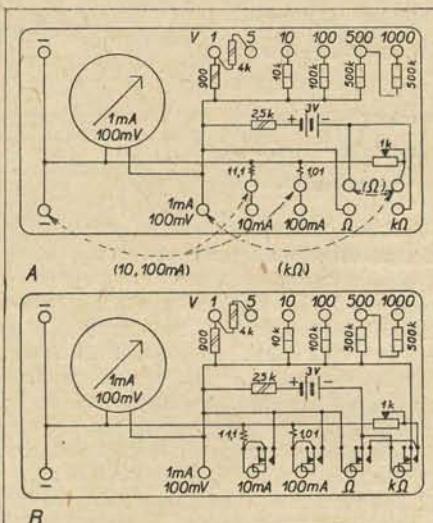Před měřením odporu je třeba opravit případný pokles napěti vestavěné baterie. Při malých odporech, kdy používáme rozsah „..“, spojíme pomocným kablíkem horní zdírku „..“ a „k Ω “. Měřidlo ukáže výkyliku, kterou přivedeme na hodnotu 1,0 mA nařízením otočného odporu 1 k Ω . Poté už můžeme měřit. Pro měření větších odporů spojíme pomocným kablíkem zdírku „1 mA“ a horní zdírku „k Ω “. Aby-



Nad jedním ceníkem

Pro většinu čtenářů nebylo překvapením posouzení vcelku pesimistické na vrub zdejší výroby součástek, které jsme tu časem otiskli. Poměrně nejlepší výrobky dávaly na trhu výrobní přijímačů; ostatní zboží se jen v případech ojedinělých povzneslo nad úroveň, pro niž označení primativní je skoro ozdobou. Tak tomu bylo dlouho před válkou, a tak je tomu bohužel i dnes, třebaže nedávno začoupená stupnice jeví přece jen zřetelný pokrok ve srovnání s předchozími vzory téhož původu. Vytýká-li se našim kutílkům, že pracují ledabyle a povrchně, je spravedlivé odečít vliv nedbalosti, nevhodnosti a všeestranné technické nedokonalosti, kterou mají v leckterém drahé zaplaceném výrobku bez značky stále na očích.

Jakou závist vzbudí v duši zdejšího zájemce pouhá prohlídka opulentního katalogu jisté severské továrny, která nedělá nic než součástky ladících obvodů. Ten ceník má objem asi čtyř čísel tohoto listu; na prvních šesti stranách jsou štědře in-

formující fotomontáže z výroby, poté čtrnáct listů ceníkových s otočnými kondenzátory a trimry, trojím druhem kotoučových přepinačů, cívkové soupravy, odlaďovače a mf filtry pro superhety, dílem s přepinači, dílem s tlačítka, a konečně bystře vymyšlené stupnice, sice stejně strukturou jako zdejší, které však dobré souhlasí a správně chodí. Ještě další speciálaci můžeme vysledovat: firma nemá cívkové soupravy pro jiné přístroje než pro superhety, a to s mf kmitočtem asi 447 kc/s.

Tím je však omezení vyčerpáno, a poslechněte si, co vše mohou si zákazníci u firmy objednat. Otočné kondenzátory trojího řezu: s lineární stupnicí kmitočtu, s logaritmickou křivkou, a kondenzátory pro krátké vlny. To vše s konečnými kapacitami 432,5; 473,5; 514,5 pF, jednoduché, trojité (kv. kond. 198,5 pF). Dále lehčí druh kondenzátoru dvojitého, pert. kondenzátor 175, 350 a 525 pF, obyčejný nebo diferenciální, a konečně duál s mechanickými tlačítky pro šest poloh. Deset vzorů

chom mohli korigovat, spojime ještě zdířky „—“ a spodní „kΩ“ přívodními kabliky. Po nastavení výchylky na 1,0 zkrat rozpojíme a můžeme měřit.

Stupnice pro rozsah „Ω“ je přímá (nikoliv přímková), t. j. se stoupajícím měřeným odporem se výchylka měřidla zvětší, kdežto na rozsahu „kΩ“ je stupnice obrácená. (Teorii ohmmetru viz RA 4/47, strana 92.)

Sestavení. Po vyvrtání otvorů do horní destičky připevníme zdířky, měřidlo, řídítelný odpor 1 kΩ, jehož hřídelik zkrátíme a opatříme drážkou pro šroubovák, a tyčkovou baterii 3 V, jejíž pouzdro přežineme a poloviny slepíme lepicí páskou vedle sebe. Pak můžeme spojovat. Nejdříve zapojíme záporné i kladné svorky měřidla a předřadné odpory pro voltmetrové rozsahy. Měli bychom správně pro rozsahy 10 až 500 V použít odpor 9900, 99 900 a 499 900 Ω, avšak odpory, které se podaří koupit s malou tolerancí o velikosti ustanovené ve schématu, vyhoví dostatečně.


Pro bočníky 10 a 100 mA použijeme odporového (nejlépe manganinového nebo konstantanového) drátu o průměru aspoň 0,15 mm; drát slabší dáme vícenásobně. Bočníkové spirálky navineme na tělisku z poškozených 0,5 W odporů, jejichž původní vrstvu jsme seškrabali.

Způsob výpočtu najde zájemce v nynější knižce RA, v odstavci 03. 37–8.

Předřadné odpory necechujeme; u bočníků pracujeme takto (nemůžeme-li cejchovat podle jiného přesného přístroje):

Převodní stupnice pro dvojí ohmmetrická zapojení.

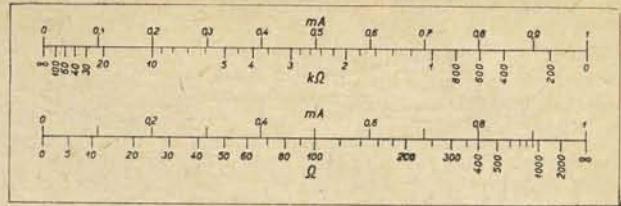Dole spojovací plánek přístroje, sestoj. s obyčejnými zdířkami (vlevo), nebo ze zdířkami přepínacími (vpravo).



Na zdířky „—“ a „10 mA“ připojíme prourový zdroj, nejlépe akumulátor aspoň 6 V, ovšem přes dostatečně velký (asoň 6 kΩ) řídítelný reostat, jímž nařídíme procházející proud na přesně 1 mA, t. j. plnou výchylku. Pak připájíme odporový drát, jehož délku jsme odhadli nebo vypočetli pro asi 12 Ω, na místo, kam patří bočník pro rozsah 10 mA, t. j. odpor 11,1 Ω. Výchylka měřidla klesne asi na jednu desetinu. Úpravou odporu bočníku dosáheme správné výchylky na hodnotu 0,1. Podobně seřídíme bočník pro 100 mA podle hotového rozsahu 10 mA. Chyba zde může být značná a bude dobré, srovnáme-li tento rozsah svého měřidla s jiným spolehlivým miliampérmetrem o rozsahu 100 mA. — Zapojením pevného i řídítelného odporu v sérii s baterií (pozor na polaritu, uhlík je +!) je elektrická montáž skončena.



Pouzdro přístroje. Dvě pertinaxové destičky 165×85×2 mm jsou v rozích zaobleny a spojeny válečky z duralu nebo mosazi průměru 8 mm a délky 40 mm se závitem M3 v ose, pro šrouby se zapuštěnou hlavou. Plášt krytu tvoří proužek kartonu

nebo lepenky, který je zahnut kolem rohových sloupků a slepen. Kryt polepíme pevným papírem nebo kníhařským plátnem; použili jsme hnědé lepicí pásky, která uspoří nanášení lepidla, rychle schně a je pevná.

Použití přepínacích zdířek. Zapojení B a snímek ukazuje zlepšené provedení přístroje, které používá namísto poněkud zdlouhavého přepínání prourových a ohmových rozsahů pomocným kablíkem přepínacích zdířek. Přepínání rozsahů je tím zcela „automatisováno“: chceme-li měřit třeba odpor rádu 100 Ω, zasuneme banánky přívodních kablíků do zdířek „—“ a „Ω“, načež měřidlo ukáže výchylku, kterou řídítelným odporem přivedeme na 1 mA, čili nekoncový odpor; přiložením zkušebních dotyků k neznámému odporu klesne výchylka na hodnotu, ze které na převodní stupni zjistíme hledaný odpor.

Chyba 5–10 %, s kterou při běžné úpravě takového přístroje musíme počítat, zdá se značná. Ve skutečnosti nevadí při běžných dílenských zkouškách, a menší přesnost je vyvážena láčí, jednoduchostí a malými rozměry.

-ko-

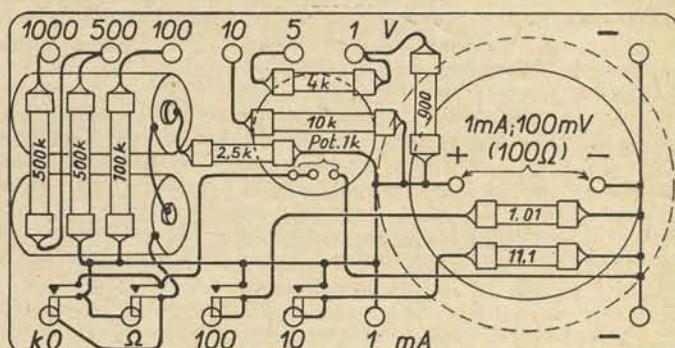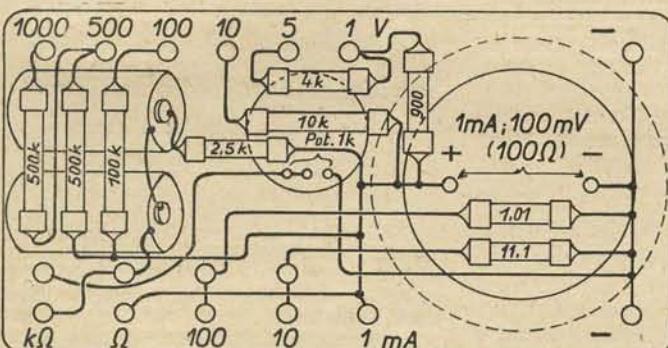


trimrů, přepinače s mnoha kombinacemi, o nichž raději nic více než že si je může zákazník libovolně předepsat, tlačítkové soustavy přepinačů lehké a přece dokonalé a konečně cívkové soupravy, nad nimiž srdeč usedá: lehké, úsporné (kostra ze superpertinaxu 1 mm), části málem sečete na prstech, ale tak navržené a vyroběné, že nelze než se poklonit konstruktérovi. Továrna je dodává buď navinuté a snad i zhruba nastavené, ale i prázdne, a naviň si je, jak potřebuješ a jak to dovedeš. K tomu jsou pečlivé rozměrové výkresy, zapojení, dotazníky pro objednávky, u kondenzátorů tabulky $f = f(\alpha)$, diagramy (statory mají trojí provedení: pro těsnou a volnou vazbu s antenou, a pro oscilátor; lze je dostat v libovolné kombinaci); údaje min. kapacit, trimrů i paddingů.

Prohlídka ceníku vydá poučení za celou knížku. Je tu skoro nepočetné množství drobných, ale dokonalých dokladů promyšlené péče, pravého důmyslu, a všechno toho, co shrnujeme pod pojmem správného katalogu. Přáli bychom možnost prostu-

dování nejenom amatérům (kteří by pohotově obkoukl všechno pro svůj užitek), nýbrž a zejména těm z našich konstruktérů, kteří se budou snažit vytvořit dobré pracovní podklady pro naši výrobu součástek. Věříme, že oni i naše výrobní to dovedou také. Vedle nedostatku materiálu brzdí je snad malé odbytové předpoklady a nepříliš majetný zdejší zájemci. Tento věčný kruh je však nutno prolomit a začít s výrobou jakostní, která si najde zájemce reklamou nejúčinnější, to jest od úst k ústům. A najde si i cestu do světa, kam dosud z radiotechniky využívali nepatrnně. Je však třeba opravdu myslit při konstrukci, předně na jakost, za druhé na úsporu všech nákladů, a ne se plahočit za pochybenou libovolností a efektnosti, za tím, aby výrobek vypadal lepší než vskutku je, kterouž snahu, hodnou politování a u nás tak častou, odkryje i technické embryo prvním pohledem.

K čemu tolky povyku pro pouhé amatérské součástky? Především platí amatérům, že zboží tytéž peníze jako každý jiný

základník, za druhé nejdé jen o amatéry. Jde o základní morálku tvoření a obchodu (ani hráčky nemají být níčemně vyráběny); součásti kupují i jiní „amatéři“, s cíli vyššími, chceme-li to tak nazvat. Po výrobcích, které máme na mysli, sáhli i mnohý vývojář, když je potřeboval pro první vzor a než mohl po vyzkoušení zadat přiměřenou zakázku domácím dílnám. Připomeneme-li si, co všecko se u nás vyrábělo a vyrábí, pak věru tropíme povely velmi malý. — *Jmenovat, přibit na pranýř, poradil by nám čtenář-radikál.* Necht odpustí, že aní to neučiníme bez významného důvodu. Neboť je známo, že soutěž je snazší než tvořit, a pak také doufáme, že časem odpadnou překážky neosobní, s nimiž naše výroba zatím zápolí. — Neuvedli jsme ani jméno výrobků dáných prve za vzor. Povolení je nepochybně uholí, a běžnému zájemci by jméno malo povědělo, neboť ono zboží není v běžném prodeji u nás. Snad však jednou bude, a pak nechť splní nejen své poslání jako materiál, nýbrž i jako příklad.

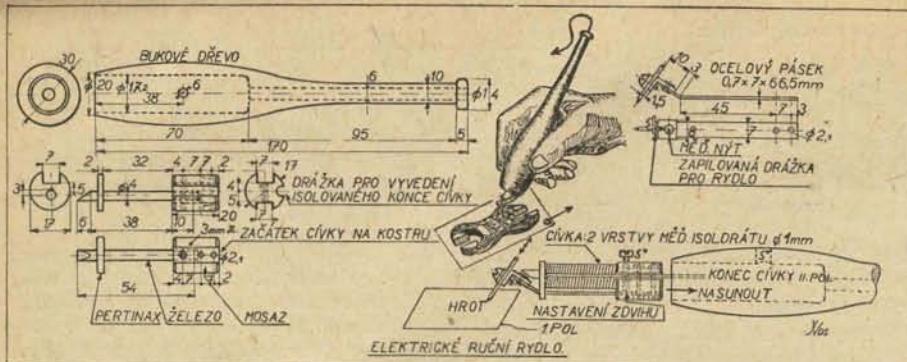

ELEKTRICKÉ RYDLO K POPISOVÁNÍ KOVU

V 1. č. loňského ročníku t. 1. byl na str. 14 popsán užitečný, poměrně jednoduchý pantografový rycí stroj (gravírka), kterým je možno rýt do kovu, pertinaxu a pod nápisy, stupnice výkresy a pod. Komu je tento stroj příliš nákladný a kdo má jistou ruku a „malířský“ talent, tomu vyhoví elektrické vibrační obloukové rydlo, kterým je však možno rýt jen do kovu. Má cennou přednost, že lze jím popisovat libovolně tvrdé, zakalené a úplně hotové předměty, nástroje, měřidla atd. Tím spíše lze rýt do železa, mosazi, alpaky a do jiných měkkých kovů. Přístrojem se píše lehce, skoro jako tužkou.

Popis: V držadle, vysoustruženém z tvrdého dřeva délky 170 mm, je nasunut vlastní přístroj. Je to elektromagnet, napájený proudem střídavým o malém napětí, nebo z akumulátoru. Proti železnému jádru prům. 4 mm, které je na jednom konci zašroubováno do mosazného válečku, na druhém konci šikmo seříznuto, je železná kotvička, upevněná na ocelovém pásku. Aby nemohla vlivem residua ulpět na jádru, je úhelníček přinýtovan mědeným nýtkem, který je zároveň nárazníkem. Cívka je na jednom konci ohrazena válečkem, na druhém je pertinaxové čelo, výstředně naražené a opatřené na obvodě drážkou pro ocelový pásek. Ten je připevněn dvěma šroubkami s matičkami (průměr 2 mm, délka 14 mm) k válečku, opatřenému třemi podélnými drážkami. Na železném jádru je cívka. Má dvě vrstvy závitů izolovaného drátu (bavlna nebo smalt) sily asi 1 mm. Začátek cívky je připojen jednou ze zmíněných 2 mm šroubků na mosazný váleček, konec je vyveden podél kruhovou drážkou, je nastaven kabelem asi 2 mm silným, který končí banánkem (délka kabelu asi 40 cm). Kotvičkou je železný úhelníček, který má na vnější straně zapilovanou mělkou drážku pro rycí jehlu o průměru asi 2 mm. Drážka je uprostřed a těsně vedle je zvrtán šroubek 3 mm s podložkou, který jehlu sevře.

Přístroj vsuneme do držadla a zachytíme šroubem Š, který zároveň dovoluje nastavit zdvih kotvičky. Opírá se totiž o ocelový pásek, a čím více jej zašroubujeme, tím více odtačí kotvičku od jádra. Původní rycí jehla je z wolframové slitiny, na konci zahrocená, stačí však i použitá gramofonová jehla.

Napájení a činnost: Přístroj lze napájet střídavým nebo stejnosměrným proudem. Transformátor má primář dobře izolovaný od sekundáru, který má odbočky: 1 - 2,5 -

3,5 - 4,5 - 6,5 voltu, asi 8 ampérů. Z nouze lze ovšem napájet ze žhavicího vinutí transformátoru pro radio (2; 4; 6,3 V), je-li vinutí, a zejména střední vývody dostatečně silné. Stejně úspěšně můžeme přístroj zapojit na větší trifázový akumulátor (80 až 100 Ah). Pro jemnější popisování zapojíme rydlo na odbočku na akumulátoru.

Transformátor má jednotlivé odbočky připojené na telefonní zdírky, které označíme údajem napětí. Konec cívky připojíme zkusmo do jedné zdírky, začátek vinutí trafa připojíme kabelem na kus plechu (pozinkované železo, lépe mosaz, alpaka a pod.) na který položíme kovový předmět, který chceme popisovat. Na něm tužkou předkreslíme žádaný nápis nebo kresbu, a lehkým tlakem tyto tahy rydlem sledujeme. Jakmile se hrot dotkne plechu, užavře se obvod, elektromagnet přitáhne kotvu, odtrhne jehlu od předmětu a tím přeruší proud. Vzniklý oblouček vypálí v plechu bod. Volným pohybem rydla se vytvoří řada bodů těsně u sebe, která slyne v čáru. Podle napětí, které při popisování zvolíme, je čára hrubší nebo jemnější. Rydlo nesmíme příliš na předmět tlačit, jinak se „přilepí“, t. j. přiváří. Hrot musí stále kmitat. Po vytřetí předmět hadříkem zbavíme nečistot. Podobné zařízení můžeme upěvnit i na zmíněný pantografický popisovací stroj, kdybychom chtěli popisovat zakalené předměty.

J. Vosáhlo, Ostrava

Bezpečné, úsporné a levné PAJEDLO PRO MALÉ NAPĚTÍ

Mnozí naši amatéři jistě záviděli svým americkým kolegům miniaturní úsporná pajedla. Amatérská výroba podobného pajedla vysokovoltového vyžaduje použit továrního topného těleska (RA č. 1, r. 47). Pro zhotovení pajedla nízkovoltového, žhaveného transformátorem, potřebujeme však několik kousků materiálu, který najdeme ve svých zásuvkách nebo levně kupujme.

Měděnou trubičku prům. 8/6 mm, dlouhou 40 mm.

Železnou trubičku prům. 7/4,5 mm, dlouhou 120 mm.

Isolační perličky prům. 4/1,5 mm.

Rukojet k plnítku.

Dvoupramennou šňůru.

Odporový drát a kousek slidy.

Délka a síla odpovědového drátu závisí na příkonu pajedla a na napětí, kterým je žhavíme. Volíme-li příkon pajedla 15 W, je potřebný odpor pro 4 V = 1,07 ohmů,

DROBNOSTI PRO DÍLNU

pro 5 V = 1,67 Ω, pro 6 V = 2,4 Ω. ($R = E^2/W$). Odporový drát volme cerkas, kanthal nebo pod. materiál o síle 0,4 až 0,6 mm. (Pisatel použil pro napětí 6 V 28 cm kanthalu D síly 0,55 mm.)

Potřebný kus odpovědového drátu navinejme ve spirálu na tyčinku prům. 3 mm. Navinutou spirálu roztahneme na délku asi 25 mm. Do jednoho konce měděné trubičky vyřízneme závit M7 nebo Whitworth 9/32". Druhý konec trubičky sklepeme na kovadlině v plochý hrot, ve kterém necháme prozatím mezeru asi 1 mm. Železnou trubičku (byla zhotovena na soustruhu) opatříme na jednom konci opět závitem.

Pilníkovou rukojeť provrtáme po celé délce vrtákem 7 mm tak, aby část železné trubičky v délce asi 30 mm šla do držadla těsně.

Poté již můžeme pajedlo sestavit. Odporovou spirálu obalíme tenkým lisítkem slidy a vložíme jedním koncem do šterbiny v hrotu. Nyní hrot úplně sklepeme, aby konec spirálky pevně držel v mědi. Jeden pramen šňůry zbavíme gumové izolace v délce asi 120 mm a opatříme izolací korálkovou. Na ni nasuneme železnou trubičku. Korálky isolovaný vodič spojíme s volným koncem odpovědové spirály. Železnou trubičku našroubujeme do trubičky měděné. Druhý pramen šňůry zkrátíme tak, aby jeho konec dosahoval do místa, kde trubku narazíme do držadla. Je zjevné, že jeden přívod vede vnitřkem

Součástka z nejpoužívanějších

SVÍRKOVÁ ZDÍRKA

V několika pražských obchodech jsme zahlédli před krátkou dobou přepínací zdírky AEG, které bývaly v dobách okupace často používány při stavbě měřicích přístrojů. Jsou to těleska z dobrého lisovaného isolantu, která obsahují ve své osi mosaznou zanýtovanou zdírkou, po jejíž jedné nebo dvou stranách jsou přepínací dotyky, zpravidla stříbrné. Zasnutím běžného banánu se jeden nebo dva obvody přeruší a jiné opět spojí. Zdírky se připevňují zajímavým způsobem: jednotlivá zdírka potřebuje ke svému vestavění tři otvory a dva šrouby M3, dvojice zdírek však opět jen tři otvory a jediný šroubek.


Data:

Spínací výkon až 10 W (do 250 V, do 2,5 A).

Kapacita mezi zdírkou a péry asi 1,3 pF.

Kapacita mezi péry 2 až 3 pF.

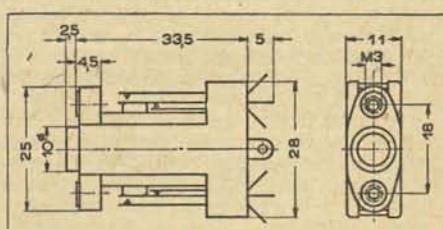Isolační odpor mezi péry v suchém ovzduší víc než 5000 MΩ.



pajedla ke spirále, druhým koncem je spirála připojena na měděný hrot a tím i na železnou trubičku, která tvoří přívod druhý.

Když je pajedlo sestaveno, vyzkoušime je připojením na transformátor. Rozehřejte se v 60 až 80 vteřinách. Kdybychom chtěli dobu ohřívání zkrátit, uděláme na transformátoru vývod napětí, které je asi o 20 % vyšší než napětí provozní. Pak trvá ohřívání 45 až 50 vteřin. Nemusíme snad podotýkat, že hrot pajedla dobře ocínujeme a ke spájení používáme trubičkového cínu. Příkon pajedla je malý, nehodi se tedy ke spájení hrnců a jiných velkých kusů. Pro spájení vodičů a k ostatním pracím v radiotechnice po stačí.

Svými vlastnostmi je pajedlo rovnocenné pajedlům americkým. Na příklad pajedlo firmy Ungar Electric Tools má spotřebu 20 W, potřebuje k rozehřátí 90 vteřin, je dlouhé 178 mm a váží 105 g.

Toto pajedlo má 15 W, potřebuje 80 vteřin k ohřátí, je dlouhé 220 mm a váží bez šňůry 50 g, se šňúrou 105 g. Rozměry i úpravy lze pozměnit podle potřeby.

Emil Blažek



Nízkovoltové pajedlo si oblibili i jiní čtenáři. J. Šimr z Děčína nám poslal podobnou konstrukci s tím rozdílem, že topný drát vede vlásenkovitě dvoudírkovým žámovým těleskem, které tvoří el. izolaci, a zároveň tepelný zásobník. Pajedla o spotřebě 16 wattů v okruhu příteřel jmenovaného vytlačila téměř úplně běžné tovární úpravy, jejichž životnost je prý v poslední době příliš omezená.

Zkušební napětí 1 kV.

Naši výrobci by se velmi zasloužili nejen o amatéry, nýbrž i o nás vývoz, kdyby podobný užitečný stavební prvek vrádili do svého výrobního programu. Znamenalo by to jen investici jedné lisovací formy a několik přípravků. Dočkáme se?

-hv-

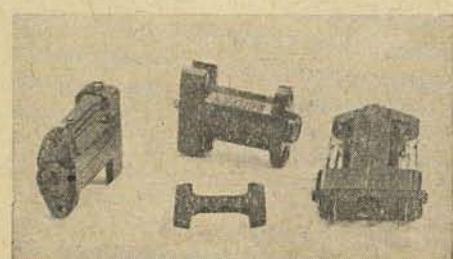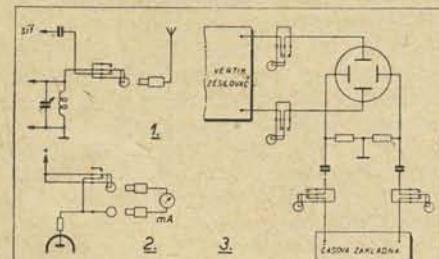Použití přepínacích zdítek: 1. Samočinné odpínání síťové antény. — 2. Měření anodového proudu. — 3. Připojení vnějších napětí na jeden nebo dva páry odchylovacích destiček osciloskopu. (Hodí se i jako prostý vlnový prepinač pro dvouosazové přijímače.)




Pomůcka ke čtení

BAREVNÉHO ZNAČENÍ

anglických a amerických součástek

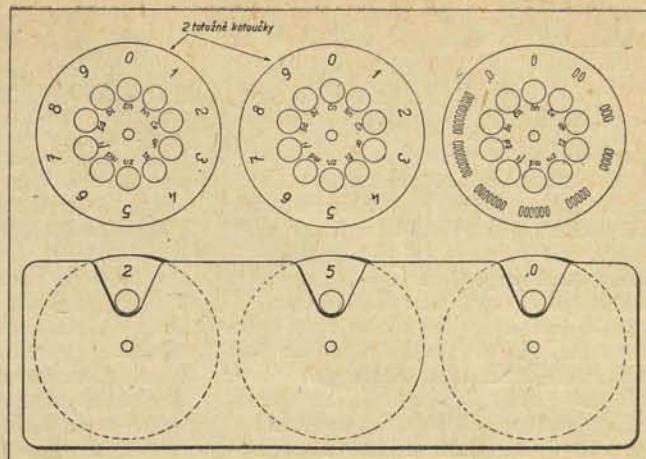(Čti též poučení o barevném značení na jiném místě tohoto čísla)



Tuto jednoduchou pomůcku ocení jmenovitě opravář, který často pracuje s přijímači zahraničního původu. Potřebuje kousek rýsovacího papíru dobré jakosti, devět vodových barev nebo barevných tu-

cích za stálého roztírání tolik vinného kamene (cremor tartari — kyselý vinan draselny) v prášku, až dosáhnete hustoty řídkého, ale netekoucího těsta.

Kovový předmět, který chceme postříbit, důkladně vyleštěme a odmástejme, na př. omýtím v roztoku sody a opláchnutím čistou vodou. Pak nabereme trochu pasty na hadík, obalené kolem prstu nebo přímo na dřívku, a roztíráme ji po povrchu postříbeného předmětu. Dbáme při tom, aby nikde nezůstalo lpetí větší množství pasty, neboť by to mohlo způsobit zčernání vyloučeného stříbra. Stříbení rychle postupuje, a po několika pokusech naučí se každý snadno způsobu, jak je třeba postupovat. Vyzkoušeli jsme stříbit měď, mosaz, zinek, dural, hliník i železo a můžeme potvrdit, že způsob se osvědčuje. Po skončeném stříbení předmět důkladně opláchneme, abychom odstranili zbytky chemikálií, které by mohly způsobit nežádoucí další chemické reakce.

Postříbený povrch uchránime před černáním na př. zaponovým lakem, který nanese v pokud lze slabé vrstvě střecem nebo lépe stříkáním. -hv-

Opakování v kabliku

Mnoho papíru bylo popsáno návody k očištěvání v kabliku a žádný způsob se mi nedá dosti dobrý, jednoduchý a rychlý. Prosím, zkuste můj způsob.

Do malé misky nalij si 1 cm^3 denaturovaného lihu (větší množství je zbytečné), misku podložím, aby plocha hladiny lihu byla co nejmenší, a lih zapálím. V kablik ohnu do otevřeného L (spodní díl asi 1 cm) a vložím do plamene. Nejdříve vzplané hedvábné isolace, kterou nechám ohřet asi do vzdálenosti 2–2.5 cm od konce. Vyjmu kablik z plamene, a plamen isolace sfouknou. Poté vložím konec kabliku znova do plamene, nechám rozžíhat do temně červeného žáru a vnořím na chvíli do hořícího lihu v téže misce. Nemusím tedy kablik vyjmout z plamene a způsobit vychladnutí. První opakování hedvábné isolace provádím proto, aby neohořela do několikacentimetrově vzdálenosti, když opakovat najednou. Prímý plamen totiž po druhé nezasáhne hedvábnou isolaci a od rozžívaných drátků nevzplané. Nepodaří-li se spalování napoprvé, opakuji totéž místo několikrát. Tímto způsobem opaluji kablik i sily $3 \times 40 \times 0.07$ s tím rozdílem, že po prvním rozžívaní a ponovení do lihu isolaci spečené drátky rozkroutím a opětne skroutim což doporučují i při slabších kablicích. Používám tohoto způsobu několik let k úplné spokojenosti a chtěl bych tímto návodom posloužit velké obci čtenářů „Radioamatéra“.

(Autora prosíme o sdělení adresy. Red.)

PREMIERA SYMFONIE NA DESCE

K šedesátinám Kurta Atterberga

Vzpomínáme-li v naší gramofonové hřidce, že švédskému skladateli Kurtu Atterbergovi, narozenému v Göteborgu, bude letošního 12. prosince 60 let, máme k tomu zvláštní příčinu.

Kurt Atterberg, autor několika oper a symfonii, několika koncertů pro různé nástroje s průvodem orchestru, tvůrce vokální i komorní hudby, nebyl by asi tolik znám mimo hranice své vlasti jako dnes je, kdyby se nebyl vepsal jedním symfonicním počinem do historie gramofonu.

Gramofonová společnost Columbia, tehdy ještě největší světový koncern, chtěla v listopadu roku 1928 oslavit sté výročí úmrtí Schubertova a vypsala cenu za nejlepší symfonii, která by byla napsána na paměť tohoto jubilea, a dotovala ji nezvykle vysokou peněžitou odměnou, totiž dvěma tisíců liber šterlinků. Soutěžilo jedenáct významných skladatelů a cenu vyhrál Kurt Atterberg, původním povoláním technik a inženýr patentního úřadu, který později studoval konservatoř a dostal ve svých čtyřiceti letech stipendium švédského státu k dalšímu studiu hudby v Německu. Odměněná symfonie C-dur je v pořadí jeho skladeb dílem 31. a předcházelo ji pět jiných symfonii. Společnost Columbia dala Atterbergovu symfonii nahrát v Londýně známému Royal Philharmonic Orchestra pod řízením Sira Thomase Beechama (Columbia L 2160/63) a teprve do datečné symfonie mohla být provozována v koncertních sálech.

Je známo, že později při koncertních provedeních symfonie se stala předmětem kritických sporů, zda zasluhovala tak vysoké uznání a zda jury rozhodla správně. Spolu se seriosními kritiky, jak to již na světě bývá, diskutovali ovšem i různí zneuznaní geniové a byli při svých posudcích a odsudcích vedeni spíše hlediskem tak říkající mravně finančním než hudebně pronikavým. A tak vedle nadějných kritik se ozvaly i výtky, že nahraná symfonie není ani dostatečně původní, ani zvláště výrazná obsahem. Jedno však různé hudební slovníky přiznávají dodnes svorně a napořád: že Atterbergova symfonie C-dur je pravou skladbou, která byla napsána pro reprodukční sál a která také měla svou premiéru na gramofonovém kotouči.

Pokud je tím miněna větší symfonická skladba, je to ovšem pravda a ukazuje to, že by gramofonový průmysl mohl častěji dát dobrý podnět k leckterému hudebnímu dílu, třebas menších rozdílů, ale jinak to prozrazuje značnou neznalost dějin gramofonové desky. Známý primát v tomto směru má totiž společnost His Master's Voice, která více než před pětačtyřiceti lety vybídla italského skladatele Leoncavalla, tvůrce „Komediantu“, aby napsal pro Enrica Carusa písňovou drobnostku, jež by byla nejprve nahrána na desku a teprve po vydání by mohla být zpívána veřejně. Tak vznikla známá „Mattingata“, lisovaná tehdy jako mnoho jiných hodnotnějších desek pouze na jedné straně a jdoucí do světa pod růžovou nálepou s hrůzou označením, že jde o pravou skladbu, napsanou pro gramofonovou des-

ku a doprovázenou osobně skladatelem. Ten klavírní doprovod volá dodnes o pomoc, jak byl uboze nikoli snad zahrán, ale reprodukován — ovšem úspěch desky byl ohromný. „Mattingata“ v originále i v jazyčkách pomalu všech civilisovaných a snad i necivilisovaných národů (rozdíly po dvou posledních válkách nejsou totiž tak lehce zjistitelné!) dodnes zpívají — v patřičném roztočení — dědové a vnuči, dále dámý mladé i poněkud starší, a to nejen ráno, nýbrž i v poledne a večer, často při nejnemožnějších příležitostech, také v hudebních slovnících, zapomínajících na toto gramofonové prvenství, je opravdu povážlivá mezera.

Tu tedy v předvečer Atterbergových narozenin opravujeme a vlastně snímáme s jeho čela další snítku vavřínu. Máme ovšem při tomto nejubilejním zjišťování historické pravdy útěchu v tom, že švédská královská hudební akademie má pořád Kurta Atterberga ve svém čele a pyšně se k němu hlásí. V. F.

Deska — památník mrtvým

Při nedávném úmrtí českého houslisty Richarda Ziky, dlouholetého primaria nejprve Pražského kvarteta a potom Ondříčkova kvarteta, jsme si opět uvědomili, jak se zasloužili technikové o zachování kulturních hodnot našeho života. Když po smutečním projevu ředitelého rozhlasu dr. Mirka Očadlíka zazněl ze zvukového pásu Druhý houslový koncert Karola Szymańského ve stavebně i technicky skvělé interpretaci člověka, který v těch chvílích měl již zodpovědnou lidským rozumem nerozřešitelnou otázku, co bude po smrti, vyvstávala před námi jasně umělecká postava toho, jehož jsme v duchu doprovázení na jeho cestě do záhrobí. *Non omnis moriar*, všecky nezemru já — mů-

žeme si říci s Horáčem nad tímto předčasným rovem, neboť od onoho Dvořákova kvarteta C-dur, které kdysi v Londýně pro His Master's Voice (DB 1919-22) nahralo Pražské kvarteto ještě ve složení Zíka-Berger-Černý-Sálo, můžeme dnes a ve vzdáleném dosud budoucnu primaria komorního sdružení československého rozhlasu sledovat zásluhy domácích výroben na této cestě za rozšířováním obzorů i u jiných památných milníků. Ale na hrajícího Richarda Ziku si nejednou vzpomenete i při poslechu cizího rozhlasu a cizích desek. Kdykoli poslouchám na Columbiu Stravinského Historii o jednom vojáku (LFX 263 - 5) pod osobním řízením skladatelovým, vždycky si vybavím představu, jak houslový part v této skladbě hrál při českém provedení ve dvoraně Umělecké besedy Richard Zíka a jak do dusné atmosféry přeplněného sálu z orchestříku s nemožně stisněnými hráči jako proudy očistné lázně šlehaly úderné motivky mistrovského vedeného smyče. Dodnes mi to zní jasně v uších a zásluhu o to má Richard Zíka, i když na těchto deskách — nehráje! V. F.

Samuel Duškin

Samuelu Duškinovi (na deskách je pravidelně psáno Dushkin) bude 13. prosince padésát let. Vzpomeňme ve své hřidce, že jeho jméno je na deskách nerozlučně spojeno se slavným jménem Igora Stravinského, jako tomu ostatně bylo i při koncertních premiérách mnoha děl skladatelových. Duškin nahrál efektní transkripci jednoho úryvku z „Petrůsky“, společně s autorem provedl Duo concertante (obě skladby jsou na deskách Columbie), ale nejkrásnějším jeho výkonem zatím zůstává nahráni Houslového koncertu s doprovodem pařížského orchestru koncertu Lamoureux pod osobním řízením skladatelovým (Grammophon 68110 - 12), kde violinové principale je v reji a glissandech prstů po hmatníku a v elegantním šermu smyče rozehráno do stejného ohňostroje vtipů jako věčně měnlivá invence Stravinského, Jenž se v této skladbě zjevně inspiroval také interpretativním uměním a založením Samuela Duškinu. V. F.

O POTÍŽÍCH MILOVNÍKŮ DESEK II

Nedokonalosti desek

Začněme věci nejzávažnější: vztahem k nahrávané skladbě. Při rozšíření gramofonové desky je tu velká odpovědnost. Skladby by mely být za všech okolností nahrávány pořádně, ale především skladby nezkomolené a neseškrtané. Nevezdou-li se na jednu stranu desky, je vždy lépe přejít na druhou stranu a skladbu buď něčím stylově doplnit, nebo ji raději neahrávat vůbec. Jde velmi často o škrtý, které zasahují celé ústrojenství díla a v pravém smyslu je mrzačí. Nechceme uvádět příklady, ač jsou jich tisíce, ale poznamenáme, že skladba, která trvá dvacet minut, a je nahrána na jednu desku v upraveném seškrtaném vydání, je typickou ukázkou toho, co se nemá dělat. Obecně lze v tomto směru dát jedinou radu, aby podobné desky nekupovalo. Protože však mnozí lidé nemohou být přesně informováni a při koupi takových vyklesaných skladeb se rádi, bylo by dobré, kdyby se na nahrávání podobných zmetků dohlédlo a tato hudební torsa se zúřavenými údy nebyla vůbec připouštěna do prodeje. Při znárodnění gramofonového

průmyslu je jistě tento ideový dozor možný a bude schválen všemi, kdož mají útek k tvůrčí práci.

Souvisí s tím několik problémů, které často nepřijemně zasahuje posluchače. Zasazení skladby na desku má být pečlivě vyměřeno. Se skladbou se nemá ani pošpat, ani ji zbytečně zpomalovat, aby se kupci zdála delší. Dokonce se již nemá začít pomálat a pak tempo zrychlovat, aby se skladba přece jenom vtěsnala na desku. Nepřijemná jsou i ta nahráni, kde technikové nedají pozor při zahájení a kde skladba se otvírá již v prvé drážce. Vzniká tím často nepřijemný dojem, že začátku něco chybí a často je to také pravda. Protože první dojmy rozhodují, mívá to nepřijemný důsledek při vnímání taktů nejbližše následujících a často i celé skladby.

Choustivým a rušivým momentem při reprodukci delších skladeb je dělení jednotlivých skladeb nebo symfonických vět podle počtu desek. I zde by tyto zásahy mely být prováděny s největším rozmyslem, nejlépe na místech, kde to odpovídá formální výstavbě skladby, nebo kde se

vyskytuje hudební logická pauza. Rozhodování o tom má být svěřeno znalci a plán může být hotov před nahráváním. Je tolik desek, kde skladby jsou docela zbytečně přerušovány nevhodným způsobem, ač bylo možno nalézt docela dobrá nebo alespoň podstatně lepší řešení. Desky tímto způsobem pokažené je snad možno přijímat bez protestu tehdy, když jejich nahráni bylo pořízeno při veřejných produkčích, ale jsou jenom svědectvím duševní pohodlnosti, když v takovém stavu vychází z nahrávacích ateliérů.

Při výpočtu gramofilových stížností zůstáváme při technické stránce nahráni a ponechme způsob či nezpůsob uměleckého provedení stranou. Nuže: přednosti nebo zase nedostatky desky jsou především akustické podmínky nahráni. Z desky se vždy zřetelně ozývá prostředí, ve kterém vznikala. Vedle akusticky dokonalých ateliérů je možno z reprodukce mnoha desek vytušit ubohost akustického zařízení a neznalost jeho zákonů. Převecké sduření moravských učitelů nazpívalo kdysi v Berlíně několik svých slavných sborů, mezi nimi „Utonulou“, „Varaždinského bána“ a „Moravěnu“. Zpívali v dobrém sále a jejich zpěv i na desce, kde sbor nebývá v dobré posici, zní mohutně a plasticky. O nějaký rok později pokus byl opakován v Praze, bohužel se zdarem daleko menším. Hlavní příčinou byly nedostatečné akustické podmínky, hluchý sál.

Je známo, že technikové se při nahrávání bojí, aby nevznikal dozvuk — myslím, že někdy trochu zbytečně. Máme nádherné snímky přímo z kaple sixtinské s celou její resonancí. Fauréovo Requiem bylo nahráno v katedrále sv. Pavla v Lyoně a chybí-li mu něco, tedy sotva akustika, spíše nedostatečně výrazný orchestr. A máme jiné desky, kde prozrazované prostředí nám nevadí. Sibellova Sedmá symfonie C-dur byla nahrána přímo při veřejném londýnském provedení a slyšíte v ní nejen zakašláni posluchače, ale i různých kussewických před fortissimem s úderem taktovky, stejně jako v památné desce Saljapinové, vydané teprve po jeho smrti, Godunovo umírání na scéně v Covent Garden i s pohyby herců na divadelních prknech.

Někdy je mikrofon zaměřen úmyslně s takovou citlivostí, aby tyto detaily nepotlačil. Když je v tom zachována míra, dodává to zážnamu půvabu i životnosti. Kdo viděl hrát Segoviua na kytaru, má naprostě nerušený dojem z jeho hry, i když slyší dotek nebo glissanda jeho prstů na strunách. Když hraje slavný francouzský flétišta Moyse nebo jeho proslulý vrstevník Oubradous Mozartův koncert pro fagot, ani v nejmenším při poslechu nevadí, zavane-li se reproduktoru hluboké vdechnutí, kterým se hráč připravuje na zvládnutí kadence, po jejímž přehrání si u mne jeden nadějný konkurent povzdechl slovy: „Ten člověk má plíce jako kovářské měchy“.

Jsou i desky, kde dozvuk místnosti působí nepřijemně a někdy poškozuje kvalitu desky. Příkladem může být ono nahráni, kde Šaljapin nazpíval Massenetovu „Elegii“ a Rubinsteinovu „Perskou milostnou písť“. Je na ní ten Šaljapin, který jednou o sobě sám řekl: „Ja bas, no natura u menja tenorovaja“, tedy s vědo-

Deska pod stromek

Byl to redaktor tohoto listu, který myslil na své čtenáře, a požádal mě, aby sestavil pro vánoční číslo Radioamatéra malý seznam desek, které by se hodily za vánoční dárek. Slibil jsem trochu neproníjetelně a vidím, že jsem chybíl, protože takový seznam je těžko pořídit. Jenak by byl příliš osobní ve výběru, i když jeho pisatel má smysl pro objektivitu, jednak je těžko odhadnout, co dnes lze na našem trhu z gramofonových desek dostat.

Pokud jde o domácí produkci, máme za samozřejmou povinnost připomenout svým odběratelům velká jména české hudby: Smetanu, Dvořáká, Fibicha, Janáčka, Foerstra, Suka, Nováka, Ostrýla a také naše mladší. O nejednom z nich jsme psali v naší gramofonové rubrice a na deskách domácí produkce je možno zejména ze Smetany, Dvořáka a Janáčka nalézt docela slušný výběr jejich tvorby. Mezi milovníky hudby bylo ovšem odjakživa mnoho těch, kteří k ní byli přivedeni přede vším zálibou pro reprodukující umělce. Já osobně nezapomenu nikdy na vtipnou poznámku staršího pána k mladinké dámě, která při jízdě ve vlaku projevila neuvěřitelnou informovanost o této interesantní stránce hudby: „Prosim vás, slečno, co vás vlastně vic zajímá — ta muzika nebo ti muzykant?“ — Nuže, český výběr zabírá v tomto osobním kruhu rovněž do široka, a na našich deskách dnes najdete reprezentativní jména české hudby, ať již jde o doprovázející skladatele nebo dirigenty, či instrumentalisty nebo zpěváky, nebo konečně naše umělecké soubory orchestrální, vokální a činoherní.

Ještě těžké bych sestavoval nějaký seznam ze světových děl. Není snadno vědět, co zbylo v našich zastoupeních nebo obchodech ze zahraniční produkce, ale nás

mými a úmyslnými allurami roztočené vzduchajícího tenora, který se snaží rozechvat ženská srdce (neboť na mužských v těchto písničkách zřejmě málo záleží). Na této desce však i dámská illuse bude trvat jen do té chvíle, dokud se neozve fortissimo, kdy do pěvcova touzebného volání zálehá nepřijemný dozvuk místnosti, deformující melodickou linku zpěvu.

O čarodějném mixérství

Mixérství jest ono černokněžnické umění, o kterém se již výše stala zmínka. Jde nejen o to, aby si nástroje udržely svou pravou barvu při odvážování různých orchestrálních skupin, neboť nahrávání s velkým aparátem je pořád problémem největším a nejchoulostivějším, jde o správné rozložení síly v jednotlivých částech skladby. V ateliéru mezi pianissimem a fortissimem nemůže, a vzhledem k žádoucí kvalitě a trvanlivosti zápisu ani nesmí být ten markantní rozdíl, jaký je ve skutečnosti při veřejných produkčích. Lidský sluch si může zvyknout na toto kratší dynamické rozpětí a při uměleckém výkonu, zdařilém po jiných stránkách, může z ní mít plný dynamický požitek. Ovšem kontrastní rozsah tu být musí, protože nějakým universálním mezzofortem je možno bezpečně zabít každou skladbu. Máme, bohužel, i taková nahráni svých významných českých děl, a to je velká škoda.

Také odlišení sólisty od orchestru nebo naopak jejich žádoucí spojení v ideální souzvuk podle povahy provozovaného dla-

domácí znárodnělý průmysl má zase ve svých seznamech slušný počet reprezentativních cizích děl v dobrých nahrániach. A tak bud na deskách cíti či domácí značky můžete si volit mezi nějakou Toccatu a fugou Jana Šebastiána Bacha nebo mezi některým Haydnovým kvartetem, mezi věčně údernou a zápalnou Beethovenovou Leonorou či nebo některou jeho slavnou symfonii (nebojte se těch sudých, jsou stejně krásné jako ony privilegovanější liché!), mezi Mendelssohnovým či Čajkovského Houslovým koncertem, mezi monumentálně vyklenutou symfonii d-moll Césara Francka nebo impressionisticky zahyceným Faunovým odpolednem od Claudio Debussyho, či mezi Sibeliovou nezapomenutelně tesknou a majestátní Labuti z Tuonely, velkolepou ve své jednoduchosti, a jejím komplikovaným opakem: rozjiskřenou, humornou a při tom poetickou symfonickou básni Richarda Straussse o Enšpiglových šibalstvích. Mohly bychom pokračovat a doporučit vám Mussorgského „Noc na Lysé hoře“ či „Šeherezádu“ od Rimského Korsakova, ale nechceme se rozpovídat o dílech, o jejichž tvůrcích jsou již četli ve skromné sbírce našich portrétrů.

Jen to bychom vám v rubrice technického časopisu připomněli, že mnohá z těchto nahráni vedle umělecké hodnoty mají i vynikající reprodukční kvality a můžete si na nich dobrě změřit zvukové možnosti svého reprodukujícího zařízení. Plati to zrovna tak dobré o symfonii Césara Francka jako o Faunovu odpolední nebo o Enšpiglovi.

Nakonec však malou výstrahu všem koupečtivým. Pamatujte si, že svým darem můžete svého blížního uvést do velkého pokusu a ohrozit pro budoucnost jeho kapsu, neboť „jen drápolem uvázl a již se chytíl...“ Pravdivost tohoto pořekadla, jste-li milovníky hudby, snadno vyzkoušete sami na sobě. V. F.

jest úkolem, který na mnoha deskách bohužel zůstává nedořešen. Znějí-li dobře housle, nezvukl klavír, jindy máme výrazný part klavíru, ale housle nemají ani dostatečnou sílu, ani svou barvu. Pak se ovšem sonáta špatně poslouchá.

Na mixérovu obyčejně záleží, jak znači orchestrální tutti. Je v povaze gramofonové reprodukce, že má nespornou tendenci pochlcovat střední nebo vedlejší hlasy. Často s desky zní jenom hořejšek a spodek, ačkoliv z přímého poslechu dobré víme, že bez „mezihlasů“ muzika není pravou muzikou. Zdá se, že leckteré výrobny si svůj úkol příliš usnadňují a že se přímo soustředí jen na obě krajnosti, které jsou méně zkušenému posluchači nejnápadnější. Mají-li na deskách dobré znít české skladby a jít prostřednictvím gramofonového průmyslu do světa, je nutno tomuto problému věnovat bedlivou pozornost, neboť česká hudba ve svých největších představitelích není homofonní nebo vertikálně harmonická, nýbrž polyfonní, mnohohlasá. Její střední hlasové nelze tedy — lidově řečeno — nechat běžet nebo je dokonce příškrcovat, ale musejí naopak plně vyznít a dosáhnout při tom zřetelnosti, nikoli jenom rozmazeného povšechného obrazu.

Pravý milovník desek se brzy stane i jejich kritikem. Všem těm, kdo mají co dělat s gramofonovou deskou, ať jako výkonní umělci nebo techničtí spolupracovníci nebo obchodní kapitáni, měla by tato skutečnost být nejen estetickou připomínkou, nýbrž i otevřenou branou do širé zahrady dalších možností.

Václav Fiala

Drobnosti

na stromek i pod něj

Náměty, kterým věnujeme tuto stranu, vybočují z rámce odborného časopisu. I radiotechnikové však slaví vánoce, a využijí-li svých schopností občas méně odborně, způsobi radost svým milým, a malým nákladem i námahou vykoupí si pochopení pro to, co podnikají celý rok.

Elektrické svíčky na stromek

(V obchodech prodávají nevelké vypracované soupravy na stromek za částky, které mnohé rodině postačí na celou nadílku.)

Potřebujeme trpasličí žárovky na napětí 6,3 V, všechny pro týž proud, nejlépe 0,3 ampéru, jakéhokoliv tvaru. Pro 120 V použijeme 20, pro 220 V buď 37, chystáme-li stromek zvláště veliký, nebo také 20, a do serie přidáme obyčejnou žárovku 25 až 30 W/120 V. Svíčky budou z papírových trubiček světlosti 11 mm, které slepíme v délce asi 6 cm z bílého kreslicího papíru na dřevěné nebo kovové, nepatrně kuželové tyčince. Další materiál tvoří svíčinky z obyčejných svíček, ohebný kablík, nejlépe s gumovou izolací a opředením, kousek hedvábího papíru a normální zástrčka.

Na první žárovku opatrně připájíme kablík, a to na mosazný závit její patky asi 2 m, na cinový střed asi 0,6 m. Pozor, aby žárovka nepraskla přílišním teplem při spájení! Nasadíme ji do trubičky podle obrázku; je-li volná, kápeme na závit parafín, který ji po vychladnutí v trubičce upevní. Kablík vyvedeme dírou na druhém konci, kterým trubičku vsadíme do svíčinky. Jeden jeho plíšek vyhneme, aby zbylo místo pro kablík, který můžeme chránit kouskem ohebné (zelené) špagety v místě, kde nejvíce trpí. Další kablík spojíme s jedním kolikem zástrčky, kratší zavlékneme spolu s dalším 60 cm dlouhým do druhé trubičky, připájíme na půly další žárovky, upěrníme, vsadíme do svíčku. Tak postupujeme, až je součet jejich napětí asi o 10 až 20 voltů větší než sílové napětí. Jde-li o 220 voltů a nechceme-li více než 20 žárovek, zapojíme do série s ostatními ještě bakenitovou, dobře chráněnou objímkou pro zminěnou velkou žárovku (kterou také můžeme dát na stromek; obkladíme ji třásněmi z barevného papíru, ovšem tak, aby se mohla chladit, t. j. ne neprodysně). Konec kablíku posledního, opět asi 2 m dlouhého, opatříme kroužkem ze dvou závitů pružného drátu, aby bylo lze navléknout jej na druhý kolík zástrčky. Účel úpravy: řetězem žárovek můžeme ovinout stromek a pak teprve volný vodič připojit na zástrčku a s ní do sítě. — Svítí-li žárovky při zkoušce jasně bíle, přidáme jednu nebo dvě, aby svítily žlutě. Přiblíží se tak světu svíček a déle vydrží. Svítí-li žárovky málo, vynecháme jich několik.

Holé žárovky jsou příliš technické. Vzhledu plamenu je přibližně maskou z bílého hedvábího papíru, jež je vyznačena v obrázku. Je to dvanáctipaprsková hvězdice, z niž získáme rozstřízením dva „plaménky“. Utváříme polovici na hrotu tužky nebo dřívka do kuželeta, ve hrotu jej slepíme, pak potřeme bílou lepicí pastou okraj trubičky pod žárovkou a pozorně

tam přilepíme konce pásků. Při troše péče a cviku vznikne vzhledný tvar. Další kouzla s vodovými barvami, roztokem parafinu v benzинu, který na trubičky nastříkáte „fixirkou“, abyste získali voskový vzhled, si laskavě vyzkoušejte sami.

Při napájení přímo ze sítě pozor: proudový systém proti zemi (vodovod, beton, xylolit, ústřední topení atd.) bije. Varujte proto děti, zajistěte svíčky před možností dotyku kovové části nebo vedení, a dobré isolujte svíčinky. Pro menší stromky je možno spojit žárovky paralelně a napájet z transformátoru.

Stojanové svítidlo pro panenku


Z tvrdého dřeva vysoustružíte nebo v nouzi vyřežete lupenkou kruhový podstavec s dutinou, aby bylo místo pro vývod a vypínač. Z kovové trubičky naražené do středu vznikne tyč svítidla, na jejíž horní konec připájíte dvě trpasličí objimky. Zapojíte je paralelně, jeden vodič zastane trubička, a poté přes dobrý pákový spinač v podstavci (obrázek). Otvorem v boku podstavce vychází měkký dvojzilný kablík (tolex n. p.) k zástrčce, ovšemže nenormální, aby malou hospo-



dyňku nenašlo strkat ji do zásuvky sítové, až ji vysadí elektrárna — baterie. Stínítko má kostru z pečlivě vyrovnaného drátu sily 1 až 1,5 mm, spájeného ve tvar podle obrázku. Smyčka uprostřed zapadne do horního otvoru trubičky. Z kvítkovaného hedvábí (odpusťte, nevím, kde se dostane koupit), ušije maminka potah, který může být volně nařasen a ozdoben šnůrkou. Nebo nalepte hedvábí škrabem na průsvitný kreslicí papír, vyrovnáte a zatížte až do zaschnutí. Potom odstříhněte pás vhodné říše, zohýbáte v harmoničku čili plissé, probijete díru a protáhněte šňúrku, která stínítko stáhne v úhledný zvon. Hořejšek zakryjete kočoukem papíru s kretonem.

Bezpečný transformátor pro napájení hraček

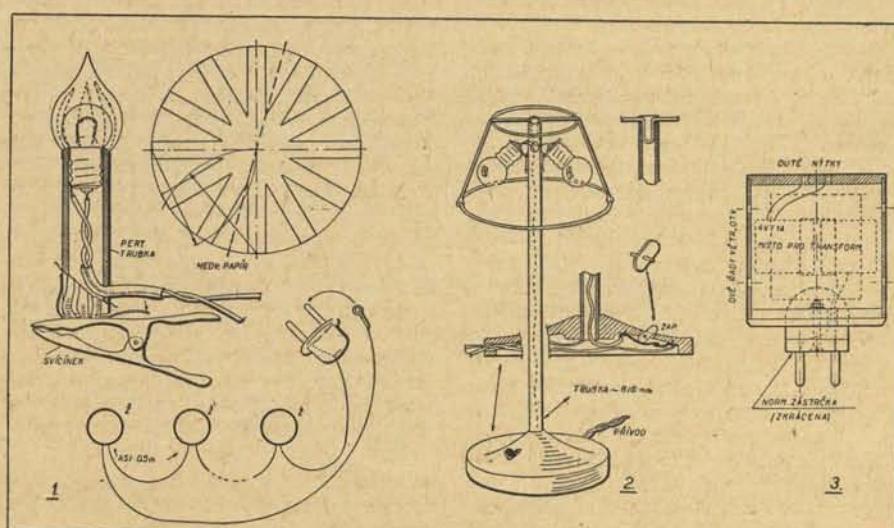Aby ratolestka, obdařená elektrickou hračkou, nerušovala rodinné finanční denní vymáhání korunek na baterie, lze ji udělat transformátorem. Zasouvá se jako zástrčka přímo do sítové zásuvky a je úplně zakryt nevodivým krytem, takže nebezpečné spoje jsou schovány. Podstatou úpravy je kryt z pertinaxové trubky průměru 8 až 10 cm a zhruba též délky; na jednom dnu z tvrdého dřeva je přišrou-



bována normální zástrčka, z níž odřizneme takovou část, aby zbytek právě zapadl do normované zásuvky. Přišroubujeme jej jedním šroubkem do středu dna (zajištění proti točení výstupkem na bachelitovém krytu) a spojime s primárem transformátorku navinutým na sílové napětí.

Sekundár s napětím 4 V z drátu asi 0,8 mm spojime s dvěma dutými nýtky, které tvoří zásuvku pro subnormální zástrčku a jsou na druhém dnu pertinaxu 3 až 5 mm sily. Transformátor, nejlépe s rámcovým jádrem, upravíme tak, že jeden sloupek má primář, druhý sekundár. Zvětšený rozptyl chrání transformátor při zkratu. Rámcová jádra jsou hojná ve výprodeji, data vinutí nelze všechno uvést, neboť každý zájemce bude mít asi trochu jiné jádro. Čtenáři t. l. většinou umějí transformátory vypočítat i navinout. není-li tomu tak, poradí zkušenější kolega. — Popsaná úprava je jistě bezpečnější než transformátory, jež jsou běžným příslušenstvím elektrických vlaků. Přes to prosíme případné konstruktéry, aby sami rozhodli, mohou-li svému dítěti nebo sourozenci hrátku tohoto druhu dát do rukou.

Žen z dotazů

Pro nedostatek koncových pentod použil jsem částečného nářízu z RA a sestavil dvoulampovku s dvěma triodami KC1. Záporné mřížkové předpětí bylo v použitém zapojení získáváno na odporu 400 ohmů v záporném přívodu anodové baterie. Přístroj hrál však skresleně a místo předepsaných 5 V předpětí vznikalo na odporu jen 1,5 V. Mohu zvětšit odpór 400 ohmů bez nebezpečí pro elektronky?

Můžete a je to nutné, neboť koncová elektronka, použitá v původním zapojení, vytváří svým podstatně větším proudem správné předpětí, kdežto KC1 má proud menší a pro přiměřenou hodnotu předpětí potřebuje tedy větší odpor. Vhodnou hodnotu odporu vyzkoušejte tak, aby byla co možná velká, a přístroj dával dostatečně hlasitou a věrný přenos. Větším odporem (t. j. větším předpětem), setříte elektronku i anodovou baterii, ale zmenšíte výkon (hlasitost), dosažitelný z dané elektronky.

Je možné napájet asynchronní motorek pro gramofon napětím 6 až 10 voltů stříd.?

Je to možné, ovšemže motorek musí mít vinutí na statoru z drátu podstatně silnějšího, a o menším počtu závitů. Kromě toho vzrostlo magnetizační proud (proti případu s cívou o velkém počtu závitů), takže vinutí bude o něco nepříznivěji zatíženo. Poměr počtu závitů bude asi přímo úměrný napětí, jeho průměr nepřímo úměrný druhé odmocnině z poměru napětí. Na př. známe počet závitů a průměr drátu pro 120 V, a chceme hodnoty pro 6 V. To je 20krát méně proti původnímu napětí, bude tedy i závitů 20krát méně, a průměr drátu 4,5krát větší než původní, neboť $4,5 \times 4,5 = 20$.

Je možné nahradit elektronky RV2,4P45 běžnějšími RV2,4P700?

Jen tenkrát, nežádáme-li činnost s malým anodovým napětím, RV2,4P45 pracuje již s 10 volty a plný výkon dává při 25 V, kdežto RV2,4P700 potřebuje aspoň 20 V a pro plný výkon 60 až 120 V.

Jak vzniká ze zesilovače oscilátor? Mění se záležitost zmagnetováním délky? Ničí se kondenzátor, nabijí-li jej a poté spojím nakrátko?

Ze zesilovače vzniká oscilátor tím, že část záležitosti energie zavedeme zpět na vstupní

dírky (na řidici mřížku vstupní elektronky) tak, aby podporovala původní, budící energii. Je-li energie, zavedená zpět, tak veliká, že úplně nahradí energii budící, začne zesilovač vyrábět kmity, určené vlastnostmi jeho obvodů. — Zelezo mění magnetováním své rozmezry, a důsledkem tohoto zjevu je známé bručení, které vydávají větší elektrické stroje, i když dokonala úprava znemožňuje, aby se chvěly. — Zkratovým vybitím nabitého kondensátoru způsobujeme, že jeho vývody protékají kratickým okamžikem značný proud. Ten by mohl způsobit přerušení tenkého přívodu, nebo jeho uvolnění v místě nedokonalého spojení s vývodním plíškem a pod. Zpravidla však totiž nebezpečí není značné, zejména proto, že zkrat, který při zkouškách provádíme, není dokonalý, nýbrž má odpor, který vybíjeci proud omezí.

Chtěl bych si podle „Praktické školy radiotechniky“ sestavit superhet, nemohu však získat mf transformátory, pro 125 kc/s.

V 10. č. na str. 280 přinesli jsme návod na prostý amat. mf transformátor na jádru Palafér. obj. č. 6362 + 6364. Nuovo zde uvádíme počet závitů pro zkušenější pracovníky. Pro vinutí, laděné kondensátorem 150 pF (a ovšem přidanou kapacitou vinutí a spojů), potřebujeme 900 závitů drátu 0,1 mm smalt, navinuto po 300 záv. mezi pertinaxovými čely, sily 1 mm, nasazenými na kostře o průměru 10 mm, takže mezi nimi vzniknou mezery 2 mm. Vhodná vzdálenost cívky, upevněných s osami rovnoběžně na pertinaxu, je 25 mm. Přestavbu „školního“ superhetu na 455 kc/s nedoporučujeme, protože má menší výkon, obtížněji se vyvažuje do přibližného souběhu, a vyžaduje jakostnějších transformátorů, než jakých lze dnes běžně dosáhnout.

V amatérské dvoulampovce mi bručí síťový transformátor, občas silnější, jindy slabší, někdy vůbec ne. Při provozu částečně hřeje.

Bručení je způsobeno nejčastěji uvolněním některé části jádra. Je spíše nepříjemné než nebezpečné životnosti transformátoru, a zpravidla zmizí, upravíme-li mezi cívku a jádro roztažený parafín nebo trochu asfaltu. Někdy postačí stáhnout jádro opatrným vecpáním dřevěného klínku mezi cívku a sloupek jádra. — Při provozu je přiměřeně dimenzovaný transformátor vždy teplý, právě asi tak, že na něm udržíme ruku.

PRO ZAČÁTEČNÍKY

Radiotechnické zkratky

V české literatuře se používá nejběžněji této zkratky: *am* — amplitudová modulace, běžný způsob vtipkování signálu do nosné vlny vysílače. Všechny rozhlasové vysílače československé jsou zatím (bohužel) *am*.

fm — frekvenční či kmitočtová modulace, nový způsob vtipkování (tónového) signálu na nosnou vlnu, jehož předností je odstranění poruch a fadingu (úniku). Je rozšířen v USA.

ss — stejnosměrný systém, proud, napětí, měřidlo atd.

st — střídavý systém, proud, napětí, měřidlo atd.

vf — vysokofrekvenční přístroj, obvod, součástka, napětí, proud. Je miněno jako radiofrekvenční, t. j. o kmitočtu, používaném pro radiofrekvenční sdělování, asi od 50 000 kmitů za vt. výše.

mf — mezifrekvenční, obvod, zesilovač, pásmový filtr atd. Týká se superhetu. Kde *mf* značí pomocný kmitočet, na nějž se kmitočet přijímaný převede (transponuje) a dále zpracovává.

nf — nízkofrekvenční, t. j. tónový transformátor, zesilovač, proud, napětí atd. Je miněn obor slyšitelných kmitočtů, t. j. od

16 do 20 000 kmitů za vteřinu (cyklů/vt. c/s).

V elektrotechnice ještě:

mn — malé napětí do 50 voltů (efektivních) proti zemi.

nn — nízké napětí, od 50 do 300 voltů proti zemi.

vn — vysoké napětí, od 300 do 33 000 voltů proti zemi.

vv — velmi vysoké napětí, nad 33 000 voltů proti zemi.

Zkratky fyzikálních a elekrotechnických jednotek jsou uvedeny na př. v knize Fyzikální základy radiotelekomunikací, I. díl (7. vydání, str. 9).

PŘEMÍSTOVÁNÍ PŘIJIMAČŮ a placení koncesního poplatku

Dostáváme dotazy, za jakých podmínek lze přenášet přijimače s místem, pro které jsou koncesovány, a jak to je v takových případech s placením rozhlasového poplatku. Dochází také dotazy, jak si počítat, když si někdo vezme rádiový přijimač na příklad na dobu léčení do sanatoria a jeho rodina poslouchá doma na druhý přijimač, který dosud nebyl koncesován a podroběn poplatku. Na to odpovídá nás právní pravidlo takto:

Přenášení rádirového přijimače s jednoho místa na druhé — na příklad v době letního bytu, na studentské prázdniny, na pobyt v ozdravovnách atd. — je úplně volně a nikde to není třeba hlásit. Je však třeba pro případ kontroly mít u sebe vždy rozhlasovou koncesi a stvrzenku o zapřavení rozhlasového poplatku na vzdálený měsíc. Trvalé přestěhování nutno ovšem hlásit, a to u pošt. úřadu, z jehož obvodu se posluchač stěhuje nebo do jehož obvodu se přestěhuje.

Vezmeme si však případ, kdy v domácnosti jsou dva přijimače (na jejichž provozování postačí jediná koncese) a one-mocnělý člen rodiny vezme si jeden přijimač do sanatoria. Jak je to v takovém případě s koncesní povinností a s placením rozhlasového poplatku? Platný rozhlasový řád z roku 1945 ustanovuje, že několik přijimačů lze na jedinou koncesi zřídit jen tehdy, jestliže všechny přijimače jsou v jediném bytě. Přemene-li tedy člen rodiny — předosta domácnosti, jeho manželka, syn nebo dcera — jeden z radiových přijimačů do sanatoria, kde se bude delší dobu léčit, je povinen vyžádat si na takto přemístěný přijimač zvláštní koncesi, a to u pošt. úřadu, který do sanatoria doručuje. Kdyby tak neučinil, byl by považován za nekoncesovaného posluchače a postihly by jej všechny důsledky, které z toho vyplývají. Kdyby si ovšem do sanatoria vzal jeden z svých přijimačů předosta domácnosti, na kterého zní bytová koncese, a kdyby si s přijimačem vzal i koncesní listinu a stvrzenku útržek na běžící měsíc, šlo by o přijimač, který si může koncesionář se svou koncesí a poplatkovou stvrzenkou dočasně přemístit. V takovém případě by si musil vyžádat na dobu, po kterou dosavadní koncese bude krýt přijimač, přenesený do sanatoria, novou koncesi některý z neone-mocnělých členů rodiny. Kdyby se tak nestalo, poslouchali by doma všechni zbylí členové rodiny bez koncese a odpovědnost z toho by postihla buď všechny nebo toho z nich, kdo by odpovědnost na sebe vzal. Tam ovšem, kde bylo zjevno, že nejde o zlý úmysl, nýbrž o pouhou neinformovanost, postupovaly by úřady blahovolně a věc by neměla pro postiženého, resp. přistízeného, krajních důsledků. Museli by si však koncesi vzít dodatečně a také rozhlasový poplatek by museli dodatečně zaplatit.

Dr A. B.

McLaughlin. — Levný indikátor stojatých vln, C. Wright. — Horizontální polarisace mobilního vysílače na 50 Mc/s, F. H. Stites. — Stavba dřevěného stožáru pro antenu, C. B. Gardner. — Přepinatelný násobič kmitočtu pro vysílače, McMurdó Silver. — Superhet pro 144 Mc/s z výprodejního materiálu, B. C. Barbee. — Optimální rozměry tříčlánkových směrových anten, P. C. Erhorn. — Jednoduchý omezovač dynamiky, J. Deitz. — Usměrňovače a násobiče napětí se selektorem, R. Berkman a R. F. Knochel. — Kryštalem řízený vysílač pro 144 Mc/s, P. H. Hertzler. — Rídící systém u vysílačů, L. Kanoy.

RCA REVIEW

Č. 3, září 1947, USA. — J. C. Harbord změřil. — Bezdrátový dálkopis s perforovaným páskem, S. Sparks a R. G. Kreer. — Kolorimetrie v televizi, W. H. Cherry. — Optimální odporové zatížení jednoduchých filtrů, L. J. Giacoletto. — Řízení odchylky paprsku elektronů v zesilovacích elektronkách, G. R. Kilgore. — Obvody pro magnetické odchylování v obrazovkách, O. H. Schade. — Dielektrické vlastnosti titanátů, H. L. Donley. — Bílá sítnitka tv obrazovek, A. E. Hardy. — Zvláštní použití pomocného vysílače se širokým pásmem a kmitočtovou modulací, J. A. Bauer.

RADIO CRAFT

Č. 1, říjen 1947, USA. — Radiový pluh, S. P. Osborne a R. W. Dunn. — Levný měřič síly pole, G. E. Roush. — Zapojení elektronky 6AL7-GT, E. Leslie. — Telefonie nosnou vlnou po dráze, I., vysílací část, B. White. — Vysílač pro fm i am, IV, H. D. Hooton. — Magnetismus, I, A. C. Shaney. — Konvertor pro 10 m, D. Schulman a N. G. Dorfman. — Hospodářská a televize, S. Heller. — Komunikační přijimač National NC-173. — Kv otáčivé anteny, C. V. Hays. — „Skotův“ přijimač v podstavci stolní lampy, H. L. Davidson. — Zdokonalený zkoušeč elektronek, H. F. Leeper. — Přijimač s thyatronem pro dálkové řízení, E. Bohr. — Kathodově vázaný zesilovač, R. M. Crooker. — Hlídky.

RADIO NEWS

Č. 4, říjen 1947. — Úprava výprodejního přijimače-vysílače pro amatérská pásmá 28 a 50 Mc/s, W. B. Ford. — Zjednodušený pomocný vysílač, H. G. Pratt. — Mobilní vysílač pro pásmo 10 m, R. Frank. — Elektronky pro televizní kamery, H. J. Seitz. — Jednoduchý monitor modulace, C. M. Dibrell. — Záznam a reprodukce zvuku, VIII, rozbor kryst. přenosk. O. Read. — Instalace televizní anteny, II, W. W. Waye. — Opravářův zkoušeč elektronek, F. J. Lingel. — Pomůcka pro záznam na gramofonové desce, N. L. Chalfin. — 600 W radiofonní vysílač, R. P. Turner. — Předesilovač pro radiogramofon, R. L. Parmenter. — Vyvažování fm přijimač, I. Abend. — Úprava kovového šatníku na skřín na vysílač, C. H. Welch. — Praktický radiokurs, I, A. A. Ghirardi. — Ohmmetr pro malé odpory, S. C. Gainey. — Hlídky.

ELECTRONIC ENGINEERING

Č. 237, listopad 1947, Anglie. — Historie elektronu, J. A. Crowther. — Televize na Radiolympii. — Výpočet malých cívek s jedinou vrstvou, A. I. Forbes Simpson. — Fyzika průmyslové diathermie, III, A. W. Lay. — Použití chemicky nestálých fosforů v obrazovkách, R. B. Head. — Nová dvojitá elektrometrická tetroda, G. C. Little. — Synchrodyn, D. G. Tucker. — Hlídky.

WIRELESS WORLD

Č. 11, listopad 1947, Anglie. — Vyvažování dvoučinného stupně, W. T. Cocking. — Krytalové přenosky, L. J. Wheeler a K. G. Lockyer. — Vysoké slyšitelné kmitočty: jsou nutné i příjemné? F. L. D. — Nové radiové

kompasy. — Konstrukce televizního přijimače, IX, napájecí část. — Referát z Radiolympie (16 stran). — Hlídky.

LA TÉLÉVISION FRANÇAISE

Č. 30, říjen 1947, Francie. — Americká televise, M. Lorach. — Promítání obrazu na střítko, V. R. Aschen. — Detekční a zesilovací stupně obrazového kmitočtu, J. Barthou. — Obrazový přijimač pro začátečníky, M. Fulbert. — Tv přijimač s projekcí „Medalyr“. — Oprava nízkých kmitočtů u tvy zesilovačů, R. Charbonnier a S. Royer. — Ultrazvuk, R. Lemass. — Měření napěti impulsů, L. Liot. — Příklad kmitočt. modulace na železniční, W. H. Kanoy.

ELEKTROTEHNIŠKI VESTNIK

Č. 7-8, červenec-srpna 1947, Jugoslavie. — Řízení napěti generátorů elektronkami, D. Lasić. — Třífázové transformátory, II, M. Vidmar. — Zesilovač ss napěti v elektrobiologii, A. Strojnik. — Krátký přehled televize, V. Murašov. — Soudobé problémy přenosu vysokého napětí, M. Vidmar. — Hlídky.

RADIO

Č. 6, červen 1947, Polsko. — Nové domácí přijimače. — Z amerického přímýslovi. — Atomová fysika. — O decibelech, fonech a neperech, W. K. — Základy přijimačů, F. M. — Napájení přijimačů a zesilovačů ze sítě stříd. proudu. — Přehled schemat. — Kmitočtový standard. — Cívky přijimačů. — Hlídky.

RADIOTECHNIK

Č. 8-9, srpen-září, Rakousko. — Radar v mříru, W. Nowotny. — Průmyslové použití v ohřevu, F. Skala. — Problemy kathody, L. Ratheiser. — Superhet se třemi elektronkami E21. — Dvoulampovka s UCH4 a UY1N. — Mikrofony pro zesilovač zařízení, E. M. Philipp. — Základy kvantové mechaniky, H. Hardung-Hardung. — Srovnávací tabulky směšovacích elektronek, L. Ratheiser. — Radio na podzimním vídeňském veletrhu 1947.

PRODEJ • KOUPĚ • VÝMĚNA

Insetní hlídka čtenářů RADIOAMATÉRA.

Každý inserát musí obsahovat úplnou adresu zadávajícího. Pište čitelně a účelně zkracujte slova.

Cena za otisknutí inserátu v této hlídce: první řádku Kčs 26, —, další, i neplné, Kčs 13, —. Za rádku se počítá 40 písmen, rozděl. znamének a mezer. Cástku za otisknutí si vypočtěte a připojte v bankovkách nebo v platných pošt. známkách k objednávce. Nehonorované inseráty nebudu zařazeny.

21letý četař, radiomechanik po presenč. službě, znalý prakt. i theor. přijimače, vys. i měr. pf., hledá zaměstnání. Nabídky pod zn. „Radiomechanik“ do adm. t. l. (pl.)

Prodám dva vibráč. měniče 2,4 V na různá napětí, akum. NIFE 2,4 V, 24 Ah, dva akum. olov. 2 V, 38 Ah, voltmetr s om. můstekem do 170 000 ohmů, elekt. RV2,4P700, RL2,4P1, RL2,4P2, RL2,4P3, nový bat. DKE s vojen. elektr., krátkovl. duál, spinače a různý mater. J. Koziol, Sruby 80, u Chocně. (pl.)

Potřebuji pro Telefunken Grand Koncert (M. F. T. a RE604K), filmovou kasetu pro film 6x9 a vym. ABL1, EK2 za EL11, EF11 nebo EB11; jiná výměna možná. Alois McHyla, Bučovice 239, okres Lázně Jeseník. (pl.)

Prodám různé souč. na soustruh, popis. v RA. J. Sadilek, Praha XI, Biskupcova 39. (pl.)

Prodám vibrátor 24 V, ital. zn. motorek 120 voltů, mikrofon, 1 voltmetr Roučka-Depréz a 1 střídavý, bimetal. relé, 2 nf trafa, paddingy Philips 170 pF, la horské slunce (1600 Kčs), elektronky CBL1, RV2P800, RS28, amer. 15, 55, 78 a různé, krátkovl. souč. autom. vypín. sušák vlasů 150 V, jízdní kolc. Jos. Burián, Kunratice u Prahy 22. (pl.)

Koupím elektronky DCH11, DF11, DAF11, DL11, J. Kazda, zub. techn., Dobrovlice 84 u Mladé Boleslav. (pl.)

Vyměním Radioamatér r. 1945 č. 3-4; 5-6; 7-8; r. 1944 č. 1-10; dvě dynamka 6 V/3 wattu, 1 nf. trafo ETA 1:5; 2 selen. usměr. 12 V/0,3 A; elektronky B217 (100 %) B409 (70 %), B443 (100 %), C443 (70 %), REN904 (70 %); 2 kv kondensátory po 50 pF, 3 pert. kond. po 500 pF, 1 250 pF; parní strojek 0,3 HP, vrtání = zdvih = 50 mm. — Potřebuji: 2 RGN 1500, 2 páry sluchátek Zlatý bod po 2000 ohmů, Radio News 1938, Radioamatér roč. 10 až 14 (r. 1931 až 1935), roč. 15 č. 4, 6, 11, 12, roč. 7. č. 5, roč. 7. č. 1; 2 bimetal. články k elektr. žehličce; 8 kul. uhl. elektrod pro mikrof. vložku s mosaz. destičky; 8 telefon. nízkoohm. vložek 30-300 ohmů; 2 westektry W 6; 2 detektory zincitellur; 16 mikr. vložek MB-UB Telegrafie, r. 1935 nebo Siemens a Halske s dírkou v krytu i s plech. membr.; 2 reproduktory Grawor Perko, 1 sluchát. reproduktor 2000 ohmů Telefunken. Adresa: Bohumil Běl, Petřvald 114 ve Slezsku. (pl.)

Vyměním nové RV12P4000 za RV12P2000 i s objímkami. B. Tetour, Č. Budějovice, Šumavská 555. (pl.)

Koupím pro nabíječ „Philips“ elektr. 451, 452 nebo jiný odpovídající typ. Též koupím různé radiosouč. a elektr. KK2 a jin. řady K. D. R. Cochlar, Trojanovice č. 16, p. Frenštát p. R. (pl.)

Potřebuji elektronku KK2, nabídněte. V. Vít, mlýn Podhajč, Lnáře u Blatné.

Potřebuji elektronku DLL21. J. Kadlec, sv. 80, 2. domov, Zlín II. (pl.)

Za horské slunce vyměním univ. měr. přístroj, precisní, v bezv. stavu. Cena 2500 Kčs. Rozsah: ~ 0,1 — 150 V = 0,1 — 600 V = 0,1 — 150 μA. L. Pomekáč, Janov 110. (pl.)

Prod. EZ4, EZ12, ECH4, E452T (obě starší), VCL11, μA-metr Roučka, 400 μA Ø 35 mm 1000 Ω/V, stup. s mikropřev. sluch., sel. usm., chassis se stup. motoměrič. velkou obrazovku, dvoj. duál KV, měr. př. 1—1000 V, smalt., spec. voj. lampy, hliník. panely. Zb. Kozmík, Praha XVI, Nak Koulkou 2047. (pl.)

Řidi a za redakci odpovídá Ing. Miroslav Pačák

Tiskne a vydává ORBIS, tiskařská, nakladatelská a novinářská společnost akciová v Praze XII, Stalinova 46. Redakce a administrace tamtéž. Telefon 519-41*; 539-04; 539-06. Telegramy: Orbis-Praha.

„Radioamatér“, časopis pro radiotechniku a obory příbuzné, vychází 12krát ročně první středou v měsíci (změna vyhrazena). Cena jednoho výtisku Kčs 15,—, předplatné na celý rok Kčs 160,—, na půl roku Kčs 82,—, na čtvrt rok Kčs 42,—. Do ciziny k předplatnému poštovné; výši sdělí administrace na dotaz. Předplatné lze poukázati v platném lístku Poštovní spořitelny, číslo účtu 10 017, název účtu Orbis-Praha XII, na složence uvedte číselnou a úplnou adresu a sdělení: předplatné „Radioamatéra“.

Prodajnice listu u Jugoslavii: „Orbis“, Beograd, Terazije 2.

Otisk v jakémkoliv podobě je dovolen jen s přesným svolením vydavatele a s uvedením původu. — Nevyžádané příspěvky vrací redakce, jen byla-li přiložena frankovaná obálka se zpětnou adresou. — Za původnost a veškerá práva ručí autori příspěvků. — Otiskované články jsou připravovány a kontrolovány s největší pečí; autori, redakce, ani vydavatel nepřijímají však odpovědnost za eventuální následky jejich aplikace.

Křížkem (+) označené texty zařadila admin.

Příští číslo vyjde 7. ledna 1948.

Red. a ins. uzávěrka 20. prosince 1947.

Prodám část přijimače od 200—2000 m, 7 elekt. NF2. Velmi levně Ivan Malinský, Praha VIII, Boleslavova 13 (pl.)

Prod. spec. trafo pro lamp. zkoušeč, výce P2000 a P700, nové gram. desky, motor 120V. E. Rotter, Praha II, Trojanova 3/II (pl.)

Výpoč., návrhy radiosouč. a obv. provede pro amatéry abs. prům. Křípner J., Hor. Lhotka č. 5, p. Janovice n. Úhl. (pl.)

Koupím elektr. KK2 nebo vyměn. za jinou. Fr. Fremr, Radnice u Rokycan 128. (npl.)

Koupím omezovač proudu 1904, případ. vyměním za 6F6G, nebo DDD11. Ota Kašpar, Strakonice, Havličkova 405. (pl.)

Prodám řeletek. bater. superhet zn. Diplomat bez elektronek, případně tyto koupím: KK2, KF3, KBC1, KC3, KDD1, J. Veselý, Záluží 97, p. Čerhovice. (pl.)

Multavi II nebo Siemens koupí Frýda, Praha-Nusle, Nezamyslova 10. (npl.)

Prodám dynamo 24 V/8000 ot. za Kčs 1000, C443, B405 vyměním za mA 0—300. J. Bažík, Praha-Dejvice, Nad Šárkou 1. (pl.)

Predám nový továr. gramozosil. s reproduktorem za Kčs 1000; Skrátky RL12P10 po 60 Kčs; RL1P2, RL2, 4P2 po 80 Kčs; sluch. 2000 ohmů za 80 Kčs. Mojmír Lieskovský, Nové Město nad Váhom, Kláštorská 181. (pl.)

Koupím DAF11 nebo vyměním za DAC21 Ing. J. Pračka, pivovar Velké Popovice. (pl.)

Koupím elektronky UCH11, UBF11, UCL11, Zn. „Nové nebo zámořní“. (pl.)

Koupím elektronky ECL11, EBL11, UY11, DCH11, DF11, DL11, DAF11, DDD11, DCH21, DL21, Gonda, Detva-Slovensko. (npl.)

Mohutný zesilovač 50 W Philips v bezv. stavu prodám. Telefon 422-71 nebo J. Šourek, Praha XVII, 531. (pl.)

RADIOVRAKY

jakož i provozu schopné stejnosměrné i střídavé přístroje ročník 1928 až 1932 levně prodá fma

BABÁK A LIEDERMAN

BRNO, EISENHOWEROVA 27

SONORETA, stavebnice nejmenší dvoulampovky je do konce tohoto roku vyprodána!

Novou expedici zahajujeme 10. I. 1947



ODBORNÝ ZÁVOD RADIOTECHNICKÝ
PRAHA II, Václavské n. 25

Naše zlepšená superhetová cívková souprava Rapid Blok sestává ze dvou mezinárodních 472 Kc v hliníkových krytech s připojonymi očky a středním vývodem, z ant. filtru, vstup. oscilátor na střední, krátké vlny mont. jako agregát na společném přepínací. Jen 6 spojů k připojení dle příložených schémat a návodu. Správné sestavený přijímač hraje okamžitě díky předběžnému vyladění americkým signálem generátorem - outputmetrem.

Cistá, úhledná a přesná práce! Cena u radioobchodníka Kčs 735,—

Vyrábí konc. výrobce **Vladimir Ondroušek, Brno, Bratislavská 17**

Jen úplný svazek Radioamatéra má plnou cenu

Objednejte si včas chybějící čísla

Administrace Radioamatéra
PRAHA XII, STALINOVA 46

Tento plánek ukazuje cestu k vašemu prospěchu



Výprodej vyřazených mechanických a radiotechnických přístrojů z likvidovaných skladů - levné ceny

Poštou zatím neexpeduji, písemné dotazy nemohu zodpovidat!

VÁCLAV KŘÍČEK

Praha IX-Vysočany, Podvini (ohrada)
Telefon 801-16