

## Několik anten pro KV.

Na obr. 1 je ukázán příklad dvoupásmového symetrického dipólu. Součet délky ramen delšího dipólu musí být roven polovině délky vlny nižšího pásmá, délka ramen kratšího dipólu musí odpovídat polovině délky vlny vyššího pásmá. Oba konce dipólu jsou zavřeny rovnoběžně, v jejich středu je zapotřebí, aby konci vodičů byly od sebe několik centimetrů. V praxi je možno získat různé kombinace takových dipólů např. 80/40, 40/20, 20/10, atd. Kombinace 40/20 může pracovat rovněž na 15 m, když dipól pracuje na třetí harmonické.

V antenách tohoto typu napájených koaxiálním kabelem je nutné zapojit do napájecího bodu symetrikační transformátor (balun), čímž zůstane zachována charakteristika dipolu a nebudeme mít problémy s přizpůsobením. Složením ramen delšího dipolu na polovinu obr. 2, je možné zmenšit rozměr dvoupásmového dipolu na polovinu, což nemá značný vliv na jeho rezonanci. Přizpůsobení na rezonance je možné provést zkratováním zahnutých konců dipolu.

### Směrová antena QUAD.

Výborné výsledky dobré známých anten typu Quad podnítily JAIQYY k zapojení zkracujících cívek do elementů této antény. obr.3 - Dolní cívky mají vliv na optimální antenu. Po nalezení optimálních poloh mohou být přiletovány natrvalo. Antena o udaných rozměrech (pro 21 MHz) vykazovala rezonanci na kmitočtu 21350 kHz při napájení kabelem 50 ohmů PSV 1,1. (tab.1)


Jiný příklad antény typu Quad pochází od UBSUG. Je to antena pro tři vyšší pásmá a zde jsou její rozměry. Obr.4.

A = 3560      B = 3670      C = 2900      D = 2300      E = 1700


Svislé zkracující odbočky jsou provedeny z ploché televizní dvoulinky o impedanci 300 ohmů. Stejně je provedeno i napájení direktoru a reflektoru této antény TV dvoulinkou 300 ohmů zkroutenou o 180 stupňů. Antena vykazuje na 14MHz zisk 8dB, na 21 MHz zisk 10dB. Při napájení koaxiálním kabelem 50 ohmů je činitel stojatých vln nižší než 2,7 na všech pásmech. Vstupní impedance je 30 ohmů na 14MHz, 90 ohmů na 21MHz, 80 ohmů na 28MHz. Pokud chceme získat lepší přizpůsobení antény na 14MHz, napájíme antenu dvěma paralelními kably 75 ohmů z čehož vychází impedance 37,5 ohmů a při práci na vyšších pásmech se jeden kabel odpojí. Potom je PSV lepší než 1,5. Antena se nastaví do vybraného místa pásmá 20 m změnou délky svislých smyček.

### Antena vícepásmová W4JRW.      obr.5.

Tato antena je ze symetrické TV dvoulinky. Dvoulinka je rozdělena na několik částí, které tvoří podél antény jednotlivé

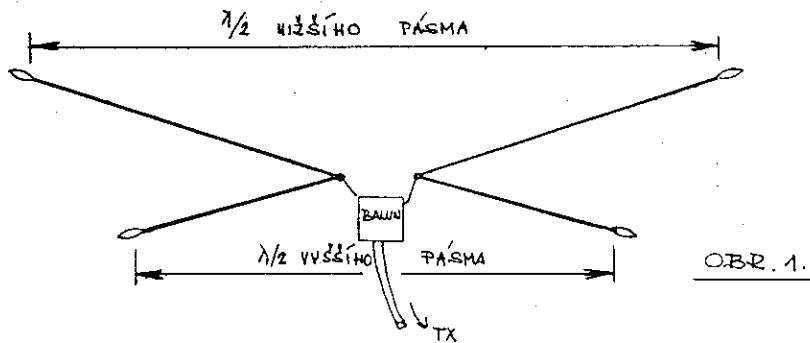

OBR. 1.

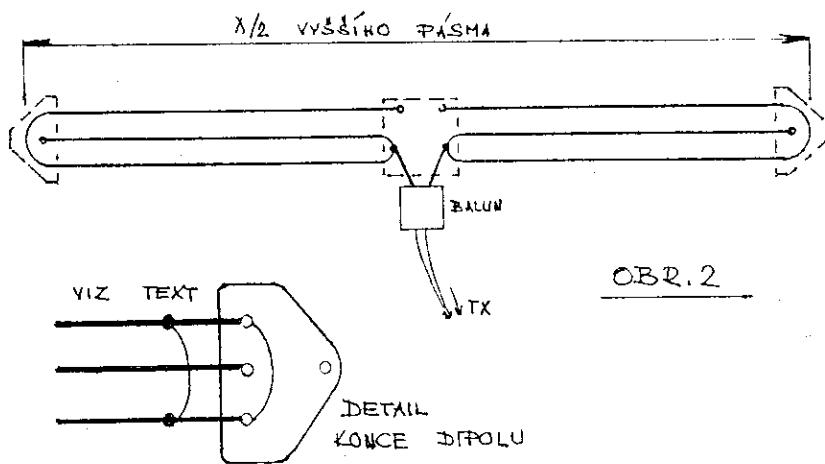

OBR. 2

TAB. 1.

PÁSMO MHz	A (m)	B (cm)	C (m)	L ( $\mu$ H)	DATA CÍVEK
14	3,86	96,5	2,57	3,0	17,5 záv. drátu $\phi$ 1,6 mm na $\phi$ 38 mm délka 127 mm
21	2,49	62,3	1,70	2,0	11 záv. drátu $\phi$ 1,6 mm na $\phi$ 38 mm délka 89 mm
28	1,96	49	1,27	1,5	9,5 záv. drátu $\phi$ 1,6 mm na $\phi$ 38 mm délka 89 mm

rezonanční obvody, izolující další část antény při práci na vyšších pásmech. Na obr. 5 je anténa pro pásmá 80, 40, 20 a 10m a na obr. 6 pro pásmá 80 a 40 metrů.

#### Vícepásmová vertikální anténa.

---

Tyto antény jsou v posledních letech velmi populární. Jsou vyráběny známými firmami Mosley, HY-Gain, Fritzel. Postavení takové antény se nedoporučuje začínajícím radioamatérům. Výhodou těchto anten jsou nevelké rozměry, možnost instalace na malém prostoru, na balkoně a především dobré výsledky v dx-ové práci, což pramení z nízkého úhlu vyzařování. Antenu je možno postavit jako rozdebírací, což umožní její použití u přenosných zařízení.

Na obr. 7 je anténa pro pásmá 20, 15 a 10 metrů, může být však provedena pro všechn pět pásem, ale je komplikovanější její konstrukce. Zásady pro stavbu antény jsou následující : na nejnižším pásmu pracuje celá anténa, prodloužená cívkami a nastavená do rezonance délkom nejvyššího elementu. Rezonanční obvody ve kterých kapacitu 65 - 80 pF tvoří kousky trubky vsunuté jedna do druhé. Rozměry antény zjistíme experimentálně od nejnižšího elementu ( na nejvyšší pásmo ) za pomocí GDO na střed každého pásmá, vysouváním a zasouváním trubek, rovněž za pomocí GDO navázанého smyčkovou drátem připojenou k patě antény.

#### Vertikální anténa WABWHE pro pásmo 80metrů. obr. 8


---

Tato anténa provedena jako půlvinna nebo čtvrtvlnná by vyšla značně rozměrná. WAOWHE postavil volně stojící anténu pro pásmo 80metrů o výšce pouhých 6metrů. Má lepší vlastnosti než zkrácené vertikální antény prodloužené indukčnostmi, vzhledem na rovnoramenné rozložení proudu a napětí podél antény. Základním materiálem pro stavbu je šestimetrový kus novodurové nebo plastové trubky o průměru 100mm. Na trubce je rovnoramenně navinuto po celé délce 45,5 metrů isolovaného měděného vodiče o průměru 1-1,5mm. Indukční impedance antény, která je vlastně jedna velká cívka je kompenzována nevelkou vrcholovou kapacitou, což je v podstatě kroužek z mosazného nebo pozinkovaného plechu. Anténa je napájena koax. kabelem přes proměnný kondenzátor o kapacitě 150pF, stínění je připojeno na protiváhy (minimálně 4) o délce 20 metrů. WAOWHE postavil tuto anténu ve svém QTH a protiváhy zakopal mělce do země. Po zhotovení a nastavení je potřebí anténu nalakovat vodovzdornou barvou.
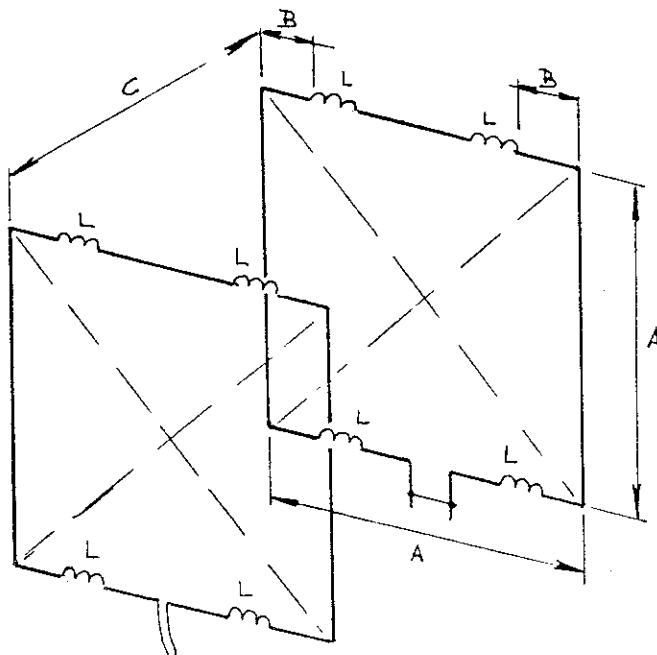
#### Týpásmová vertikální anténa pro pásmo 40 metrů. obr. 9


---

Tuto anténu zhotovil KH6AD a má zisk 6,5 dB ve srovnání s antenou čtvrtvlnou. Při stavbě ve volném terénu zakopat protiváhy



NAPAJENÍ

OBR. 3.

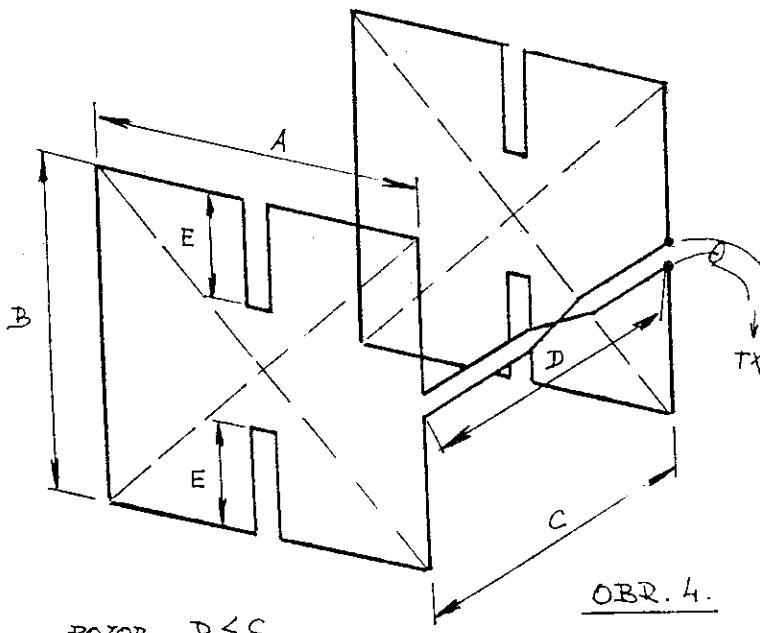

POZOR  $D < C$

OBR. 4.

mělce do země. Protože není možno s antenou otáčet doporučuje se vybrat směr do některé z atraktivních oblastí např. Dálného výchdu nebo Karibského moře.

Na každém elementu je umístěn kondenzátor tvořený osmi hliníkovými dráty o délce 1120mm. Protože každý ze třech elementů je elektricky dlouhý (představuje impedanci o induktivním charakteru) jsou oba direktory naladěny níže na kmitočet 7050 kHz pomocí malých kondenzátorů přijímačového typu o kapacitě 140 pF. Pro naladění parazitních elementů je zapotřebí GDO. Přizpůsobení na koaxiální kabel je provedeno obvodem typu L, naladěným na kmitočet 7050 kHz umístěným u paty zářiče. Činitel stojatých vln naměřený v celém pásmu 40 metrů nebyl větší než 1,2.

Třípásmový beam VK2ABQ. obr.10

---

Směrová antena VK2ABQ připomíná na první pohled Cubical Quad. Je to složení dipolu činných i parazitních umístěných v plastových trubkách. Antena je napájená koax. kabelem o impedanci 50 nebo 75 ohmů. Středy zářičů jsou propojeny kousky symetrické TV dvoulinky.

Způsob naladění antény je následující: Na počátku se zhoteví antena nepřerušená, (v podstatě celá smyčka je napájená z jednoho boku) a změnou délky každé smyčky se nastaví antena za pomocí GDO na počátek každého pásmá. Po dokončení nastavování, které provádíme ve výšce 1,5 metrů nad zemí toto rezonanční střed každého pásmá po zdvihnutí antény do provozní výšky. Po nastavení antény se každá smyčka přeruší na protilehlém konci a umístí se tam isolátory.


Miniaturní dvoupásmová antena na 20 a 15 metrů. obr.11

---


Tato antena vyprojektovaná WIBY a WAJLD má originální konstrukci. Skládá se vlastně ze dvou dvouelementových anten Yagi prodloužených indukčnostmi a napájených přes transformátory Gama. Vzhledem k umístění napájených elementů je směr vyzařování stejný na obou pásmech. V pásmu 20 m se antena skládá z zářiče a direktoru, v pásmu 15m se skládá ze zářiče a reflektoru.

Prodlužovací cívky jsou navinuté drátem o průměru 2mm na plexisklových trubkách o průměru 30 mm, vsunutých do trubky Belementů. ( Dural průměr 40/30mm ) Rovněž zakončení elementů je provedeno teleskopicky pro možnost konečného doladění antény. Každý z obou zářičů je napájen odděleným koaxiálním kabelem 50 ohmů.



Podle Informator krotkofalowca 1972 a 1973 upravil OK1AIJ

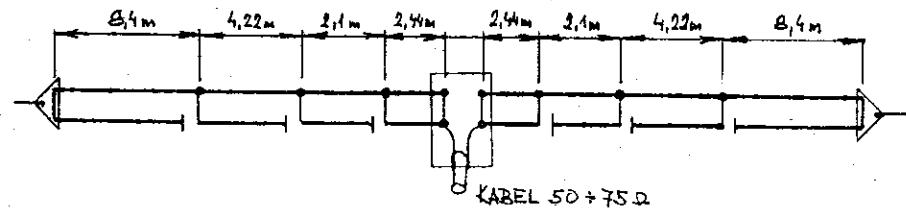



OBR. 5.

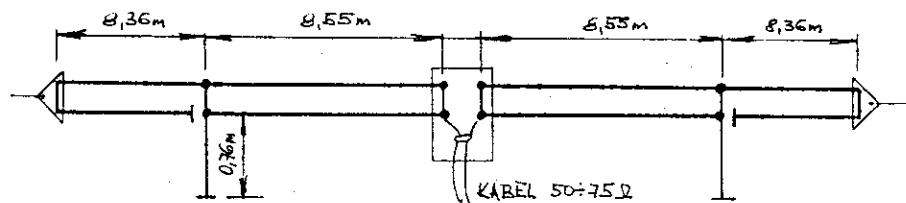


OBR. 6.

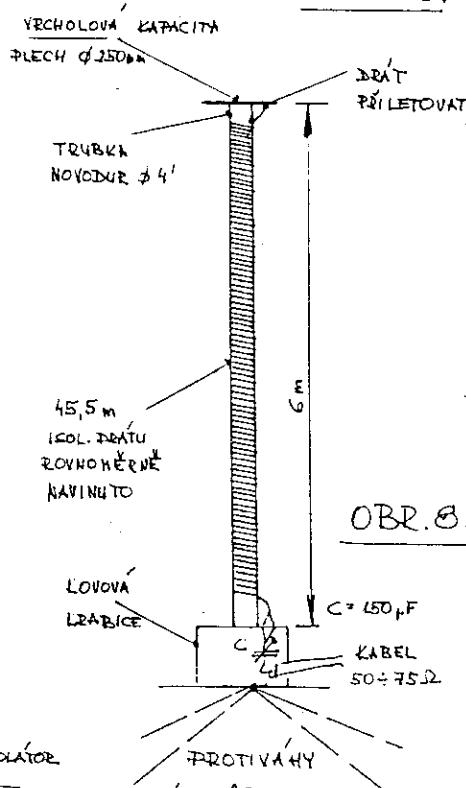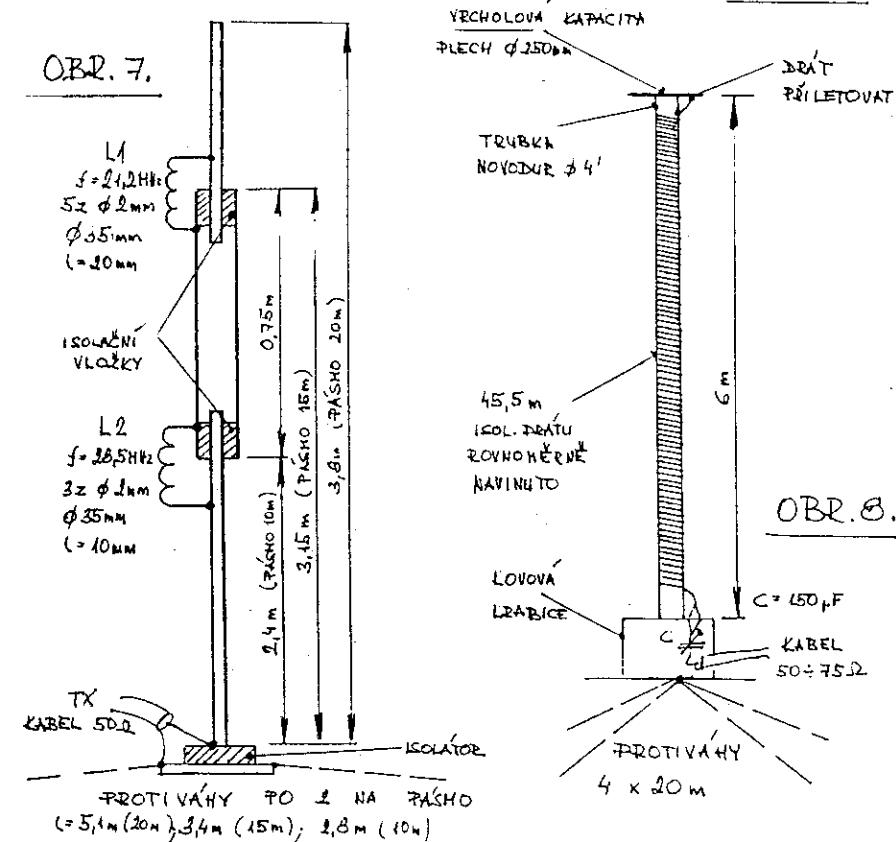

OBR. 8.

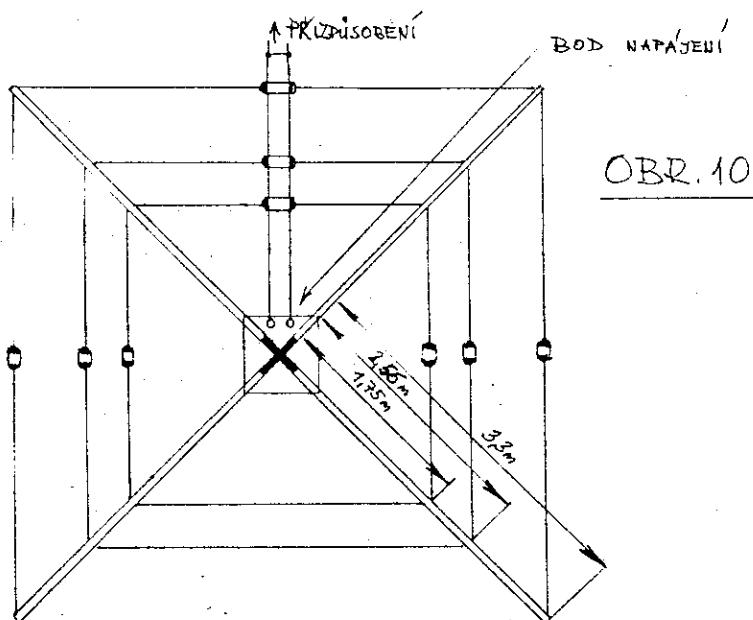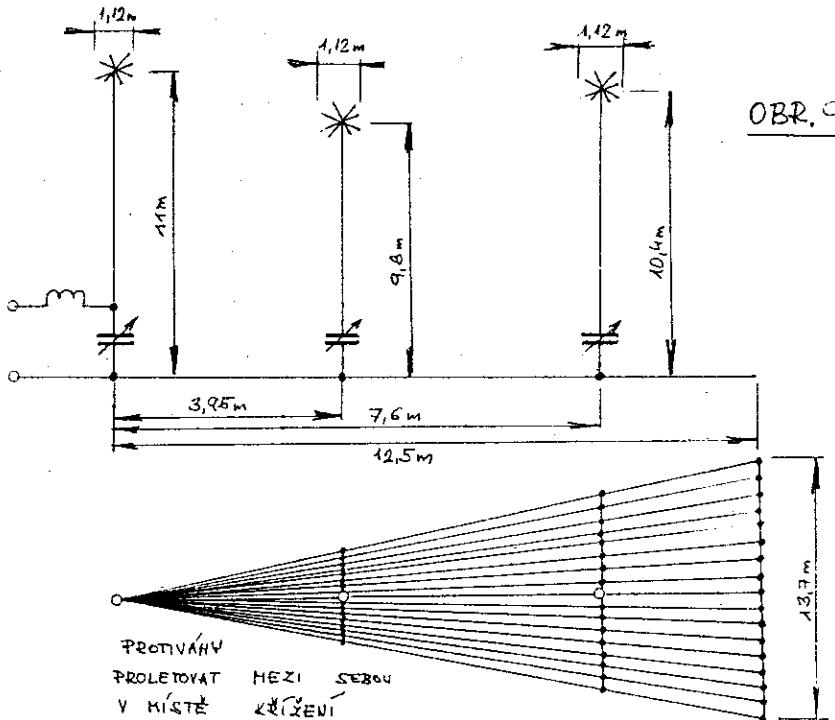


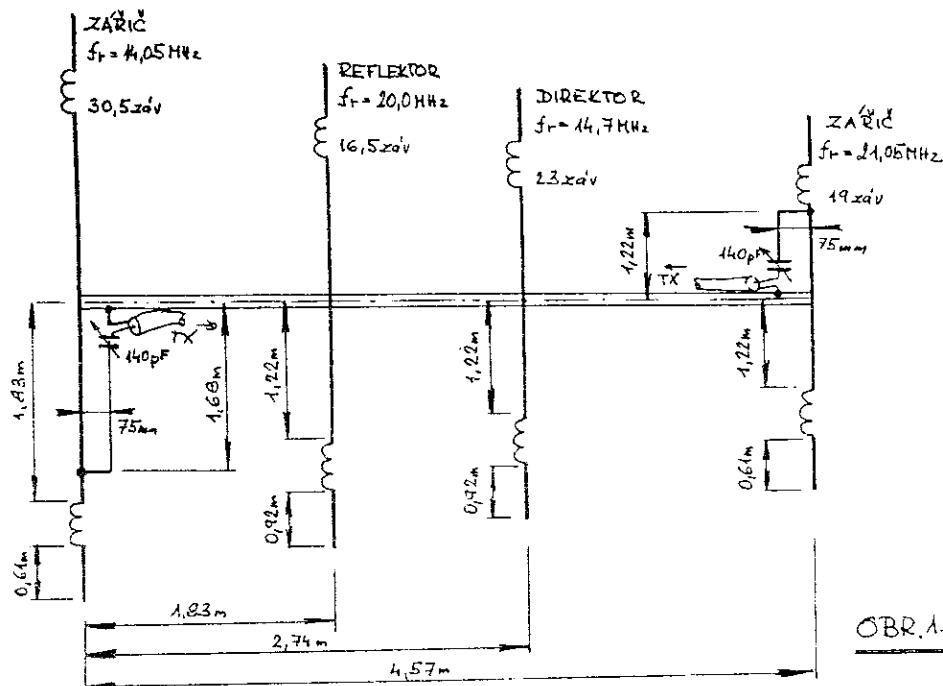

6BR.11

PĚTIPÁSMOVÁ WINDOM ANTENA HA 5 BT

die FA 12 /88

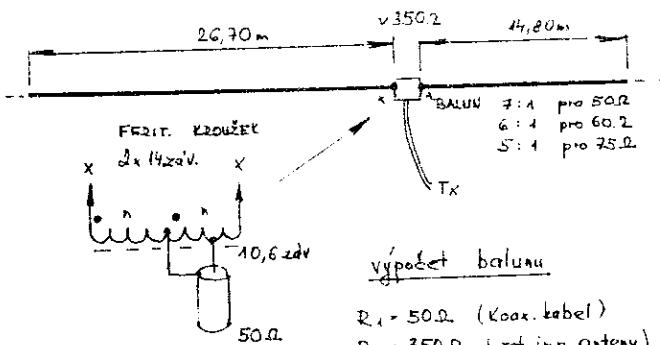

### výpočet balusu

$$R_1 = 50 \Omega \text{ (Koax. kabel)}$$

$$n = 4 \times 10^3$$

$$K_h = 2n \cdot \sqrt{\frac{R_1}{R_2}} = 2n \cdot \sqrt{\frac{50}{350}}$$

$$K_n = 28 \cdot \sqrt{0,14} = 10,6 \text{ und } v$$

PSV

3,5	-	1,23
7	-	1,1
14	-	1,12
21	-	1,3
22	-	1,4

Účinná dvojsměrová DX antena pro 11 pásem.


Autor: ZF1MA , J.B.W. Jackman , Grand Cayman, W.I.

Antena je vytvořena ze dvou stejných smyček drátu tvarovaných do trojúhelníka, navzájem v rohu spojených a napájených 75 ohmovým koaxiálním kabelem. Každá smyčka má délku 21,28 m. Na nejnižších pásmech, t.j. na 80 a 40 m se doporučuje použít přizpůsobovací člen.

Autor tvrdí, že s touto antenou byl nejsilnější stanici z amerického kontinentu na Novém Zélandě. Antenu postavil OKSTEG v roce 1990 a odzkoušel ji na 14 MHz. Antena se jevila citelně dvousměrová, živá a DX stanice z hlavních směrů vyzářování chodily o 25° lepe než na dipol. Antena přitom byla postavena úplně nízko nad zemí. Antena byla postavena i v Bratislavě, ale tak, že základny trojúhelníků byly nahore a vrcholy směřovaly dolů. Napájení bylo nahore ve středu. Prve pokusy potvrdily stejné hodnocení výsledků anteny. Nízký vyzářovací úhel potvrdil fakt, že blízké stanice jsou slabé. V Bratislavě byly však zvolené jednou tak velké smyčky.

Banka ORF nr.44

Antena je zavěšená a vykotvena silonem.

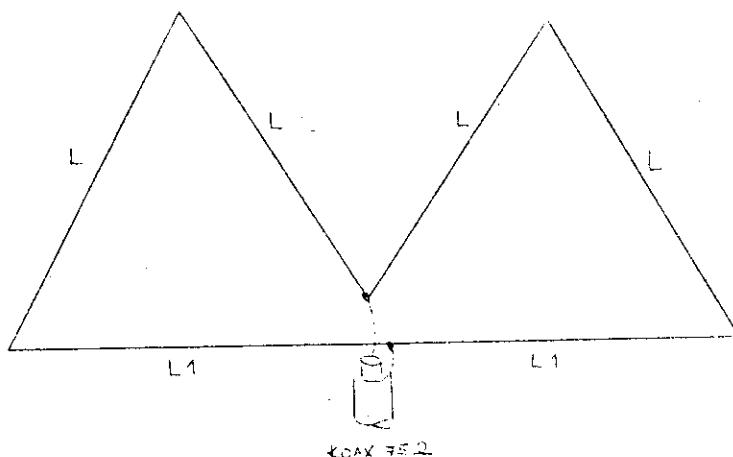

$$L = 682 \text{ cm} \quad L1 = 763 \text{ cm}$$

# Transvertor pro pásmo 50 MHz.

## Technické údaje :

Mezifrekvence 28 - 30MHz nebo 144 - 146MHz dle osazení  
Výstupní výkon 200 - 500mW  
Budící výkon 5-500mW  
Potlačení vedlejších produktů 60dB (mf 28MHz)  
Zesílení RX části cca 22dB  
Šumové číslo 3dB

## Popis zapojení:

Přijímaný signál jde přes vstupní obvod L1, C1, C2 předzesilovače Q1, kde se zesílí asi o 23dB a jde přes tříobvodový pásmový filtr L2-4, C3-9, který zabezpečí potřebnou vstupní selektivitu, na směšovač MX1 (UZ07). Za směšovačem je přijímaný signál převeden do pásmu 28MHz (144MHz) a nízkošumový J-FET Q2 (J310) přizpůsobí smměšovač zátěži a zesílí signál asi o 11 dB.

Oscilátor s J-FET (J3256) kmitá na 22MHz (94MHz) na 3. harmoniku. Oscilátorové napětí je zesílené tranzistorem Q6 (BF960) na cca 50mV. Signál prochází přes frekvenciční filtr L9-10, C19-21 a útlumový článek na směšovač.

Vysílací směšovač MX2 (UZ07) potřebuje 1-2mV signálu (mf), který přichází z transceivru přes nastavitelný útlumový článek (R30, 31, VR). Takto získaný už 50MHz signál jde přes tříobvodový pásmový filtr (L12-14, C25-30) na zesilovače Q8 (BF960) a Q9 (BFR96), které zesílí signál na 200-500mW. Řídící signál z transceivru řídí přepínání transvertoru na příjem a vysílání pomocí tranzistorů Q3 a Q4 (BD136, BD434). Na kolektoru Q4 je k dispozici napětí 12V na napájení FA a externího antenního relé. Spinač relé REL má určité zpoždění, asi 100msec při odpadu.

## Stavba:

Celý transvertor je postavený na jedné desce z dvoustranného cuprextitu, v krabičce z pocívaného plechu 148x74x34mm. Větším vrtákem odstraníme folii v místě otvorů na straně součástek. Označené součástky pájíme na straně součástí rovnou na folii. Nejprve osadíme odpory a drátové propojky. R3 a R6 připájíme na zemníci folii. Potom osadíme tranzistory Q1, Q6, Q8, Q9, dále diody, kondenzátory a ostatní součástky. Největším problémem jsou cívky Neosid použité v originále. (list cívek Neosid je na konci článku). Zemníci vývody krytů cívek ohneme a připájíme je rovnou na zemníci folii. Na konec připojíme konektory a průchodkové kondenzátory. Ve verzi pro transceiver 144MHz je cívka L5 - 1,5 záv připájená ze strany plošných spojů mezi RS a zem.


### Nastavení:

Nejprve ožívíme oscilátor. Pomalu zašroubováváme jádro cívky L11 a popzorujeme úbytek napětí na odporu R19. (47ohm) Při rozkmitání oscilátoru stoupne úbytek asi o 100mV na 0,8V. Potom naladíme cívky L9 a L10 na maximální vf napětí na pinu 8 směšovače MX1 a MX2. Doporučuje se zkontrolovat kmitočet čítačem. Přijímačová část se nejlépe zkontroluje na vobleru ( vstup konektor input, výstup na pinu 1 MX1. Pásmový filtr L7,8 nastavíme z pinu 3,4 MX1. Při nedostatku vobleru naladíme cívky L1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 na maximum na frq 50,6 MHz.

Podobně nastavíme i vysílačovou část. Pokud ji nastavujeme na vobleru, úrovně a výstupní obvod doladíme na maximální napětí na zátěži 50 ohmů. Potenciometrem VR nastavíme takové vstupní napětí, aby byl zaručen lineární provoz. Např. Nastavíme maximální napětí na výstupu a pak jej postupně snižujeme až začne výstupní napětí lineárně klesat.
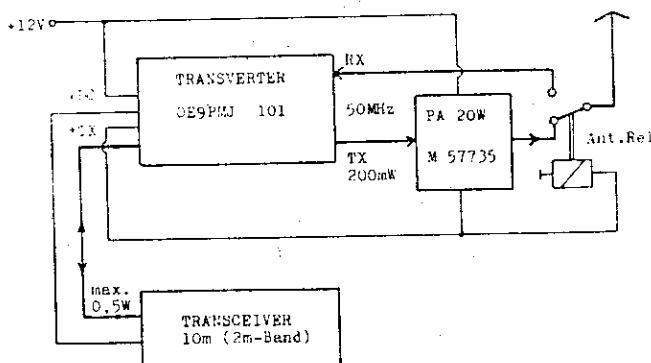
### Závěr:


Transverzor je zapotřebí doplnit lineárním zesilovačem o požadovaném výkonu, např. je možno využít některých dílů vozidlových či základnových stanic Tesla a p.



BLOKOVÉ SCHÉMA

POUŽITÍ MATERIÁLŮ SGP 4/92, 12/92 A SBCRNUK TATRY

50 MHz - TRANSVERTER

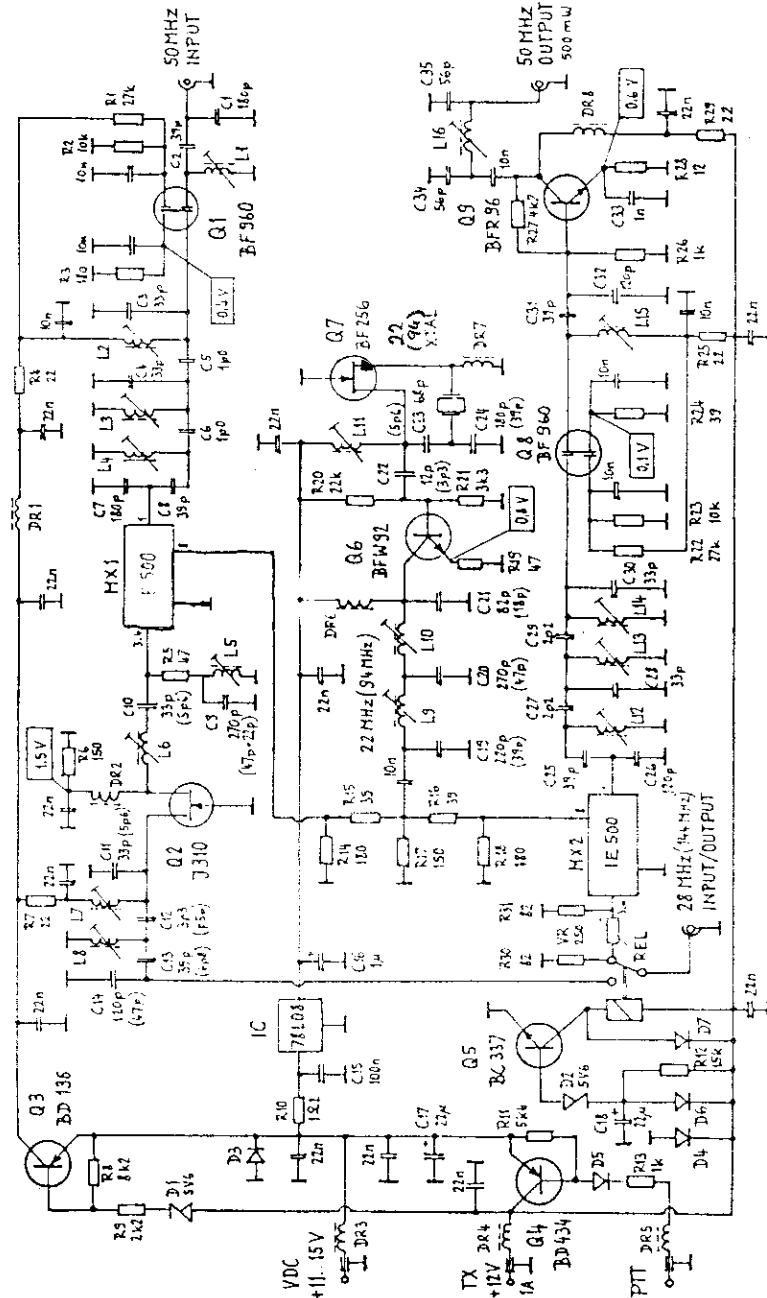

Rozpiska použitých součástek:(Hodnoty v () jsou pro verzi 144 MHz)

REZISTORY (TR212,TR191,TR161)				KERAMICKÉ KONDENZÁTOŘE			
R1,22	27K	R11	5K6	Bx10n 4n7..10n	C19	220p(39p)	
R2,23	10K	R12	15K	12x22n 10n..22n	C21	82p(18p)	
R3	180R	R13,26	1K0	C1,7 180p	C22	12p(3p3)	
R4,7,25,29	22R	R14,18	180R	C24 180p(39p)	C23	65p(5p6)	
R5,19	47R	R20	22K	C2,8,25,31 39p	C27,29	2p2	
R6,17	150R	R21	5K3	C3,4,28,30 33p	C34,35	56p	
R8	8K2	R27	4K7	C10,11 33p(5p6)	C33	1n0	
R9	2K2	R28	12R	C13 39p(6p8)	C15	100n	
R10	1R5	R30,31	82R	C5,6 1p0	C20	270p	
WR	220R			C12 3p3(p56)	C16	1M0 16V	
				C26,32 120p	C17,18 22M	16V	
01,8	BF960,KF982	05	BC337,KC635	C14 120p(47p)			
02	J310,U310	06	BFW92	C9 trim 270p(47p+22p)			
03	BD136,KD136	07	BF256				
04	BD434,KD136	09	BFR96				

D1,2	KZ260-5V6	MX1,2 UZ07,IE500,SRA1	
D3,4	1N4005,KY130	XTAL 22MHz,(94MHz) 3.(5.)harmonická držák HC49U	
D5,6,7	1N4148,KA206	REL SDS Typ SR-12V	
I1	78L08		

L1,2,3,4,12, NEOSID BV 5049 (žluto bílá) 10~50 MHz 0.3 uH  
13,14,15,16

L9 NEOSID BV 5049 (žluto bílá) 10~50 MHz 0.3 uH  
10 BV 5061 (modro hnědá) 50~200 MHz 0.1 uH  
L6,7,8 NEOSID BV 5048 (žluto šedá) 10~40 MHz 1 uH  
(NEOSID BV 5061 (modro hnědá) 50~200 MHz 0.1 uH  
L10,11 NEOSID BV 5048 (žluto šedá) 10~40 MHz 1 uH  
(NEOSID BV 5049 (žluto bílá) 10~50 MHz 0.3 uH  
L5 NEOSID BV 5061 (modro hnědá) 50~200 MHz 0.1 uH  
(1.5 záv. 0.5mm CuAg na průměr 4mm - strana spojů)


DR1-8 4 závity CuP1 0.25mm na 3mm feritovou perličku

3 BNC konektory UG290U,UG447U

3 Průchodkové kondenzátory pájiteľné 1-5 nF


Při převýjení cívek je nutno dodržet orientačně hodnoty indukčnosti.

STRANA SPOJU

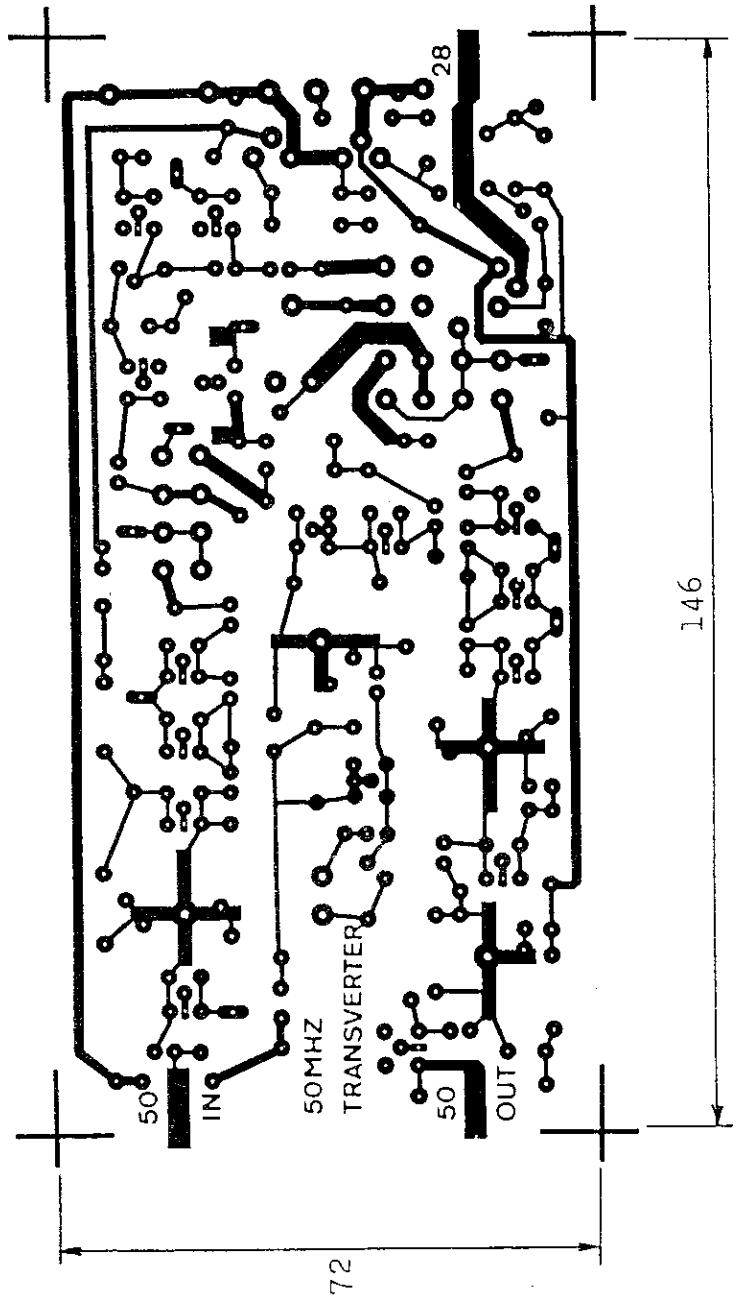

# 50 MHz - TRANSVERTER

STRANA SCHÉMÁTIČKÁ

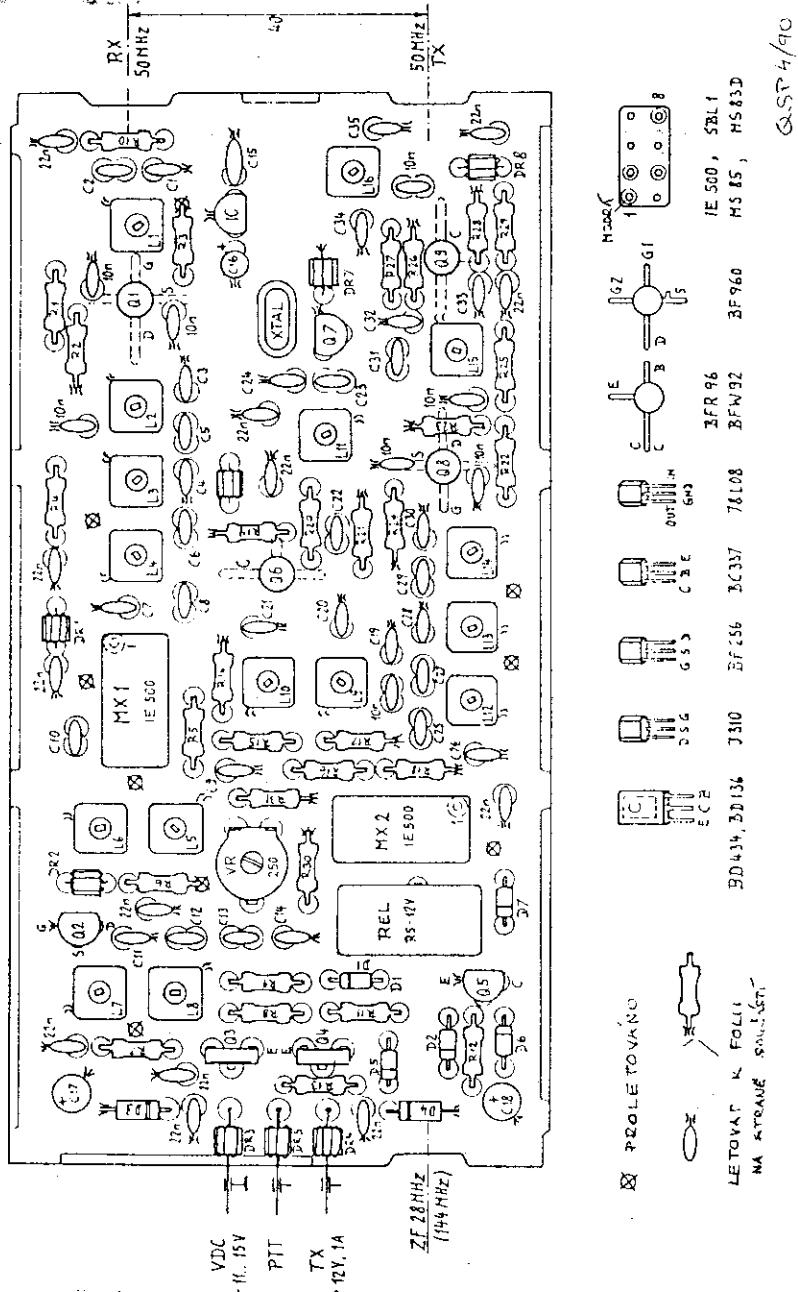



# NEOSID

## Vorabgegliche Filterspulen

CÍVKY NEOSID JSOU UZITY V TRANSVERTORU

**Reihe 7. Raster 2.25; 1 Wicklung**

SV Nr.	Farbkennzeichnung	Bereich (MHz)	L (nH)	$\Omega$ bei f (MHz)	Anschluß an Sitz A	Anschluß an Sitz E	Wdg	
005900	-/ws/wss	3 + 15	4.8	115	6	2	4	
005950	-sw/vio/vio	3 + 15	5	145	2	4	15 1/4	
005152	bri/bri/vio	3 + 10	22	80	4	5	35 1/4	
005177	rbr/bri/sw	0.1 + 3	100	130	0.5	2	4	
005890	-/br/bri	0.1 + 2	110	120	0.5	2	4	
005157	r/r/bj	0.05 + 0.5	2000	100	0.5	1	5	
005049	-sw/vio/bn	0.05 + 0.5	2500	135	0.3	2	4	
005985	rbl/bbn	0.05 + 0.5	2830	100	0.2	2	1	
005902	-/grv/bn	0.05 + 0.5	3290	95	0.2	2	4	
005243	sw/sw/ws	100 + 300	0.015	100	120	1	5	
005061	-/br/bn	50 + 200	0.015	100	130	1	5	
005049	-/gr/vws	10 + 50	max 0.025	90	40	2	4	
005036	-/br/bj	10 + 50	max 0.028	95	40	2	4	
005046	-/grd/b	50 + 50	max 0.029	80	40	1	2	
005048	-/grd/b	50 + 40	max 0.029	70	40	1	4	
005030	-/br/s	5 + 40	max 1	70	40	2	1	
005021	-/rbn	3 + 15	2	35	10	5	15 1/4	
005056	-/gr/bl	3 + 30	max 4	40	20	1	5	
005800	-/gr/bl	0.5 + 8	8	50	1	2	32	
005044	-/gr/ga	3 + 30	3.3	50	10	1	42	
005896	-/gr/gr	0.4 + 6	14	70	1	2	42	
005831	-/gr/ga	0.4 + 6	15.6	80	1	2	48	
005088	-/gr/gr	0.4 + 6	20	80	1	2	50	
005089	-/gr/wss	0.4 + 6	23	50	1	2	55	
005227		0.1	1000	40	0.27	5	4	
005066		0.001	0.1	10500	20	0.04	5	1

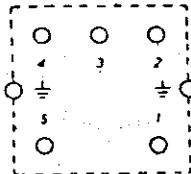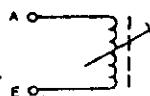

DM / Stck: 3.95

DM ab 10 Stck: 3.85



DM ab 100 Stck: 3.75

**Ausführung 7. ohne Abschirmbecher  
Kennzeichnung der Filterspulen 7. S durch Farbpunkte**


005034	-	00	+ 300	0.037	110	120	1	5	2 1/4
005033	-	50	+ 200	max 0.115	130	120	5	1	3 1/2
005058	-/gn/gr	-	+ 30	max 0.088	55	20	4	5	10 1/4
005047	-/gr/vio	-	+ 50	max 0.090	90	40	5	1	11 1/2
005032	-/gr/vio	-	+ 70	max 0.095	100	40	1	5	12 1/4
005021	-/gr/bn	-	+ 50	max 1	90	40	5	1	12 1/2
005022	-/rbn	-	+ 50	max 1.25	65	40	5	4	12 3/4
005031	-	5	+ 70	max 1.58	85	40	1	5	16 1/4
005948	-/gn/gr	-	+ 10	5.1	105	6	2	4	20
005053	-	5	+ 50	max 0.078	60	40	1	5	20 1/4
005057	-/gn/vio	-	+ 20	max 0.078	60	20	1	5	24 3/4
005853	-/vio/or	-	+ 15	3	70	6	2	4	27
005056	-/br/v	-	+ 8	8.5	70	1	2	4	33
005057	-/gr/vio	-	+ 6	14	60	1	2	4	41
005051	-	8	+ 18.6	90	35	1	2	4	46
005051	-	0.5	+ 5	max 42	35	1	2	4	65
005032	-/gr/wss	-	+ 1	358	70	0.58	2	4	220
005046	-/br/bn	-	+ 1	350	85	0.58	2	4	236

**ELEKTRONIKLÄDEN**  
**Giesler & Danne GmbH**

# ANTENA 50 MH<sub>z</sub>

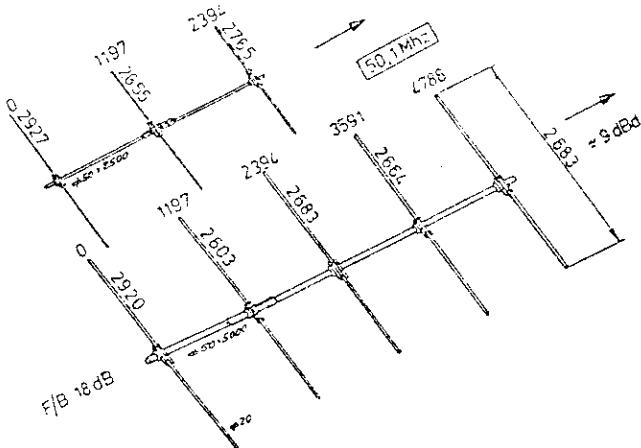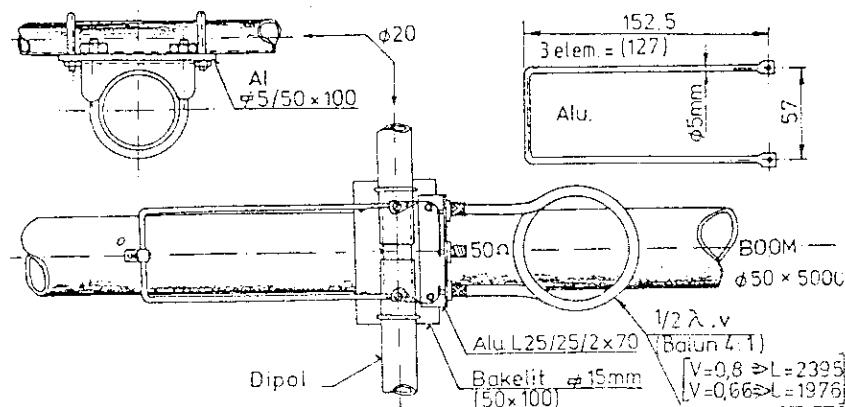

1983 Region 1 sample 1 1986

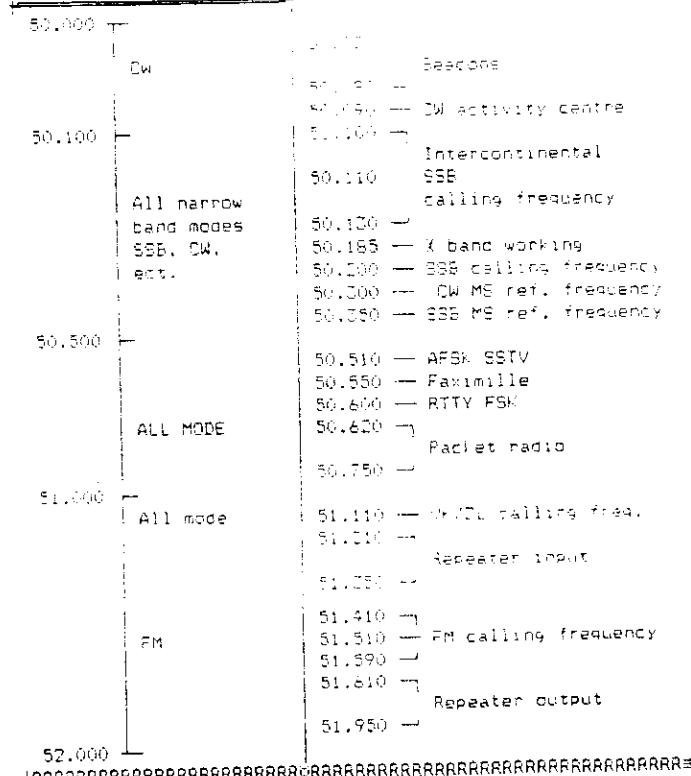

NOTES

- NOTES:

  - 1) 50.110 is the intercontinental Dx calling frequency and should not be used for continental traffic at any time!
  - 2) Narrow bandwidth is < 6 KHz.
  - 3) Repeaters on 50 MHz in Europe have a spacing of 600 KHz. Channels are spaced with 20 KHz.

## 50 MHz European Beacon list

rev. EU. November 1994

Published by OZ1IZB

Freq.	Call	Ant.	W ERP.	Rem.	Update.	OTH /M.	Location.
50.000	GB3BUX	Turnstile	15	9408	I0 93 BF	Buxton	
50.010	SV9SIX	V. dipole	30	9410	KM 25	Iraklio	
50.013	CU3URA	Hor. omni	5	9406	HM 68	Terceira isl	
50.014	SS5ZRS	S Elm NW.	10	9406	JN 76 MC	Kum	
50.020	GB3SIX	3 Elm	100	9408	I0 73 TJ	Angelsey	
50.021	OZ7IGY	Turnstile	20	9411	J0 55 VO	Toeloeose	
50.022	4N0SIX			9408	KN 04 FU		
50.023	LX0SIX			9408	JN 39 AV	Luxemburg	
50.023	SR5SIX			9404	KO 02		
50.025	OH1SIX	2 * X dipole	50	9409	KP 11 QU	Ikaalinen	
50.025.5	9H1SIX	G.P.	7	9408	JM 75 FV	Attard	
50.028	SR6SIX	G.P.	10	9408	J0 81 HH		
50.030	CT0WW	Dipole	40	9410	JN 61 GE	Joao da Pesa	
50.035	ZB2VHF	S Elm	30	9408	IM 76 HE	Gibraltar	
50.037	ES0SIX	Dipole	15	9408	KO 18 PO		
50.040	SV1SIX	Turnstile	30	9410	KM 17 UX	Athens	
50.042.5	GB3MCB	Dipole	25	9408	I0 70 OJ	St. Austell	
50.047.2	4N1SIX			9408	KN 04 OO		
50.050	GB3NHQ	Turnstile	15	9408	I0 91 VQ	Potters Bar	
50.051	LA7SIX	4 Elm Y	18	9409	JP 99 LO	Tromsoe	
50.052	PA3FYM	Dipole	9	* 4	9408	J0 22 NC	
50.054	OZ6VHF	X Dipole	25	9411	J0 57 DI	Oestervraa	
50.057	TF3SIX	G.P.	8	9407	HP 94		
50.059	GB3RMK	X Dipole	35	9408	I0 77 UO	Rosemarkie	
50.062.5	GB3NGI	Dipole	25	9408	I0 65 PA	Londonderry	
50.064	GB3LER			9409	IP 90	Shetland isl	
50.065.5	GB3IOJ	Halo	10	9408	JN 89 WE	St. Helier	
50.067	OH9SIX			9410	KP 36		
50.070	EA3VHF	S Elm	1	9408	JN 01	Lerida	
50.073	ES6SIX			9408	KO 37 MT		
50.080	SK6SIX	Dipole	1/10	9402	J0 57 OJ	Hoene	
50.087.3	YU1SIX	Dipole	15	9408	KN 03 KN		
50.100	CT0SMB		0.25 * 1	9407	IM 59 SK		
50.315	FX4SIX	2 * X Dipole	50	9408	JN 06 CQ	Poitiers	

Remarks : \* 1 : No Authorization as beacon (keyer, 24 h.).

\* 2 : Proposed.

\* 3 : Not operational at present.

\* 4 : QRV 07:30 - 15:30 UT not QRV weekends.

50 MHz African Beacon list  
 rev. AF. November 1994  
 Published by OZ1IZB

Freq.	Call	Ant.	W ERP.	Rem.	QTH / M.	Location.
50.003	7Q7SIX				KH 74	
50.005	ZS2SIX	Dipole	25		KF 25	
50.010	ZS1STB	4 Elm	25		KF 05	Still Bay
50.018.5	V51VHF	G.P.	50		JG 87	
50.021	ZS6PW	Yagi N/NW		* 1	KG 44	
50.021.5	FR5SIX	Halo	1.5		LG 78	Reunion Isl.
50.025	SZ4YY			* 3		
50.032.5	ZD8VHF	5/8 G.P.	50		II 22 TB	Ascencion
50.035	EL2CA			* 3		Monrovia
50.050	ZS6DN	5 Elm	100	* 1	KG 44	Pretoria
50.060	Z21SIX	4 Elm	3		KH 52 MK	
50.075	EA8SIX		10		IL 28	
50.080	ZS1SIX	Halo	10		JF 96 JC	Stellenbosch
50.080	ZS5VHF	Halo	10			
50.090	TR8CA			* 1	JJ 40	
50.093	CN6VHF	5/8 G.P.	8		IM 64	
50.094	TU2VHF				EJ 76	
50.100	FT5ZB		10			Amsterdam isl.
50.102	V51E			* 1	JG 89	
50.321	ZS5SIX	Halo	10		KG 50 EI	Hilton
50.925	ZS1VHF	6 Elm	200			
50.950	ZS6SIX	3 Elm	10		KG 33 XX	
50.***	D44SIX			* 2		
50.009	JA21QY	1/4 GP	10		PM 84 JK	Mie
50.014	9M6SMC	G.P.	3		OJ 85 AX	
50.018	JA6YBR	Turnstile	50	* 7	PM 51 RT	Miyazaki
50.027	JA7ZMA	2 Turnstile	50		QM 07	Fukushima
50.033	JR0YYE	Loop	2		PM 97	Tsubame
50.035	UL8GDD	5 Elm 270	10			
50.037	JR6YAG	5/8 G.P.	8		PL 36	Okinawa
50.041.5	9K2SIX		25	* 2		Kuwait city
50.047	JD1BFI	2 Elm Delta	3	* 6		Ogasanara
50.075	JY6ZZ	5/8	10	* 2		Amman
50.074.5	VS6SIX	5/8 G.P.	10		OL 72	Hong Kong
50.078	OD5SIX	G.P.	10		KM 74	Tripoli
50.480	JH8ZDN/8	Discone	10		ON 02	Chitose
50.490	JG1ZGW	Dipole	1		PM 95 VP	Tokyo
50.500	SB4CY	G.P.	15		KM 64 FR	Zyaggi

Remarks : \* 1 : No beacon authorization ( keyer, 24 h.)

\* 2 : Proposed

\* 3 : Operational ?

\* 4 : Keyer

\* 5 : Experimental

\* 6 : Operational 21:00 - 10:00 UT

\* 7 : Changeable power 50/10/1/0.1 watt

## 50 MHz North American Beacon list

rev. NA. November 1994

Published by OZ1IZB

Freq.	Call	Ant.	W ERF.	Rem.	QTH / M.	Location.
50.007.5	K0GUW	Halo	8		EN 26	Park Rapids
50.008	XE2HWB				DL 44	
50.009	HIOVHF					Dominican rep
50.011	VP2EA				FK 88	
50.015	PJ4B		15			Bonaire
50.016	ZF2KZ		60		EK 99 HG	Grand Caym.
50.023	HH2PR					Haiti
50.025	6Y5RC	3 Elm	40		FK 17	
50.028	XE2UZL				DM 10	
50.030	XE3VV	G.P.	5		EL 50 EX	
50.040	VO1ZA	G.P.	10		GN 37	St. Johns
50.045	OX3VHF	Dipole	20		GP 60 XR	Julianehaab
50.048	VE6ARC	G.P.	50			Alberta
50.049	VE3BCN		3		FN 03	
50.050	VE7SIX	Swiss Quad	130		DN 09	Kaleden
50.053	VE1PZ	Loop	10		FN 85 QR	
50.055.5	V44K	Dipole	3.5			
50.059	VE3UBL	Turnstile	10		FN 03	
50.060	WABONQ	Turnstile	2		EM 79	Ohio
50.060	W5VAS	G.P.	0.5		EM 50	Slidell
50.060	K4TQR	Dipole	1		EM 63	Alabama
50.061	WBORMO	Dipole	25		EN 10	Fairbury
50.063	N4PZ	1/4 Whip	0.4	* 5	EL 87	Sarasota
50.063	KB6BKN	Squalo	3		CM 88	Novata
50.064	WD7Z	Squalo	75		DM 24	Yucca
50.065	W3VD	V. Dipole	20		FM 19	Maryland
50.065	NB3O/1	4 Elm beam	100		FN 41	Rhode isl.
50.065	W0IJR	2 Ring Halo	20		DM 79	Colorado
50.065	KA0CIN	2 Ring Halo	20		DM 79	Colorado
50.066	WA1QJB	J pole	10		FN 54	Bowdoin
50.067	WB6JY	5/8	2		EM 79	Ohio
50.067	KI4. P	G.P.	75		EM 86	
50.067	W4RFR		2		EM 66	Tennessee
50.067	N7DB	Vertical	10		CN 85	Boring
50.068	K6FV		100		CM 87	
850.069	W0BJ	Turnstile	5		DN 91	Nevada
50.069	W4HKK	Sloping Dip.	1		EM 55	Tennessee

Remarks : \* 1 : No beacon authorization ( keyer, 24 h.)

\* 2 : Proposet

\* 3 : Operational ?

\* 4 : Keyer

\* 5 : Experimental

\* 6 : Operational 21:00 - 10:00 UT

\* 7 : Changable power 50/10/1/0.1 watt

## 50 MHz North Americac Beacon list

rev. NA.November 1994

Published by 0Z1IIZB

Freq.	Call	Ant.	W EPR	QTH/M	Location.
50.070	KM4ME	G.P.	10	EM 64	Harvest
50.070	WB4GJG	Dipole	1	FM 06	Virginia
50.070	N4LTA	1/2 Halo	10	EM 94	S. Carolina
50.070	KA4VEY	Vertical	10	EM 64	Alabama
50.070	WBOCGH	Halo	1.5	EM 13	Texas
50.070	WA7ECY	Squalo	10	CN 85	Oregon
50.070	KOHTF	In. V	2	EN 31	Iowa
50.070	KB4UPI	Dipole	1	EM 63	Alabama
50.071	WOVD	G.P.	10	EM 27	Joplin
50.072	KW2T	Squalo	0.5	FN 13	Palmyra
50.072	KS2T	1/4 G.P.	10	FM 29	
50.073	VE9MS	Quad loop	50	FN 65	
50.074	NN7K	In. V	10	CN 92	
50.074	WB5DSH	Halo	30	EM 15	
50.075	KP4EKG	6 Elm	10	FK 68	Puerto Rico
50.075	WB4WTC	Loop	10	FM 06	
50.075	K7IHZ	Squalo	20	DM 43	Mesa
50.075	NL7XM/2	Vertical	10	FN 20	
50.076	W6SKC	2 * Halo	10	DM 41	Nogales
50.077	NOLL	Halo	22	EM 09	Kansas
50.077	NS5JM	Coaxial vert	3	EL 49	
50.077	WB2CUS	5 Elm	1	FN 30	Queens N.Y.
50.077.5	WBUR/B	Dipol	2	4 EN 75	Mackinac Isl.
50.080	WB4OOJ	Vertical	10	EL 87	Tampa
50.081	TI2NA	Dipole	20	EJ 70	San Jose
50.086	VP2MO	6 Elm	10	FK 86	Montserrat
50.086	VE2STL	Ver2t. Dipole	1.5	FN 46	Val Belair
50.088	VE2TWO			FO 13	
50.095	K7IHZ	Squalo	20	DM 43	Arizona

Remarks : \* 1 : No beacon authorization ( keyer, 24 h.)

\* 2 : Proposed

\* 3 : Operational ?

\* 4 : Keyer

\* 5 : Experimental

\* 6 : Operational 21:00 - 10:00 UT

\* 7 : Changeable power 50/10/1/0.1 watt

~~50 MHz South America bulletins~~  
 rev. SA. November 1994  
 Published by OZ1IZB

Freq.	Call	Ant.	W ERP.	Rem.	OTH / M.	Location.
50.005	CE3XB				FF 46	
50.008	PY1RD					Rio
50.015	PJ4B	5/8 G.P.	15	FK 52	TF	Ecuador
50.020	CX1CCC	G.P.	5	GF 15		
50.025	ZPSAA	G.P.	5	GG 14		Asuncion
50.025	YV4AS	Ringo	15	FK 50		Valencia
50.033	LUBYYD	1/2 G.P.	1.5	FF 50		Chacab
50.039	FY7THF	G.P.	100	GG 34		Floripa
50.040	CX8BE	Elm	8	FF 15		Montevideo
50.045	YV5ZZ			FK 50		Caracas
50.062	PY2AA	G.P.	25	GG 66		Sao Paulo
50.075	PY2AMI	G.P.	5	GG 67	IF	Sao Paulo
50.077	PT7BCN	G.P.	5	HI 06	RF	Fortaleza
50.080	HC8SIX	Vertical	4	EI 59		Galapagos is
50.083	LU1DMA	Beam	25	GF 05		Antonio/B.A.
50.092.5	HC2FG	Vertical	8	FI 07		Guayaquil
50.096	HD1QRC			EI 79		
50.098.5	LU2MFQ	3 Elm	4	FF 97		Rosario
50.***	BR1SMC			* 2		

Remarks : \* 1 : No beacon authorization ( keyer, 24 h.)  
 \* 2 : Proposed  
 \* 3 : Operational ?  
 \* 4 : Keyer  
 \* 5 : Experimental  
 \* 6 : Operational 21:00 ~ 10:00 UT  
 \* 7 : Changeable power 50/10/1/0.1 watt

50 MHz Ocean Beacon list  
 rev. Oc. November 1994  
 Published by OZ1IZB

Freq.	Call	Ant.	W ERP.	Rem.	OTH / M.	Location.
50.008	DX1HB	Omni	20		PK 04	Manilla
50.019	P29BPL	G.P.	25		QI 30	Port Moresby
50.036	V73AX			*	2	
50.042	YB0ZZ					
50.043	ZL3MHF	Y -> NE	20		RE 66	Hornby
50.050	F05DR	Dipole	50		BH 52	Mahina
50.053	VK3SIX	9 Y -> NW,	500		QF 02	Wannon Falls
50.056	VKBVF	G.P.	20		PH 57	Darwin
50.057	VK7RNW		10		QE 38	Lonah Tasmania
50.058	VK4RGG		6			Gold Coast
50.061	KH6HME	Quad	20		BK 29	
50.064	KH6HI	Turnstile	80		BL 01	Honolulu
50.077.5	VK4BRG	Turnstile	3		QG 43	
50.087	VK4RTL	Turnstile	10	*	2 OH 30	Townsville
50.200	VKOIX	Elm Yagi			OC 53 MM	Casey Base
51.020	ZL1UHF		25		RF 73	Auckland
51.030	ZL2MHB		10		RF 80	Hastings
52.325	VK2RHV		10		QF 07	Newcastle
52.330	VK3RGG	Turnstile	4		QF 21	Geelong
52.345	VK4ABP	1/4 Vert.	10		QG 26	Longreach
52.420	VK2RSY	Turnstile	25		QF 56	Sydney
52.425	VK2RGB		5		QF 59	Gunnedah
52.440	VK4RTL	Turnstile	10		QH 30	Townsville
52.445	VK4RIK				QH 23 TE	Kuranda
52.450	VK5WI	Halo	20		PF 95	Adelaide
52.510	ZL2MHF		5		RE 78	Mount Climie

Remarks : \* 1 : No beacon authorization ( keyer, 24 h.)  
 \* 2 : Proposed  
 \* 3 : Operational ?  
 \* 4 : Keyer  
 \* 5 : Experimental  
 \* 6 : Operational 21:00 - 10:00 UT  
 \* 7 : Changeable power 50/10/1/0.1 watt

## Portabling = radost ze spojení.

Před nedávнем jsem uveřejnil v KV článek na téma "Chcete zažít krásné chvíle - dejte se na QRP". Od té doby uplynuly již více jak dva roky a tak bych si dovolil volně navazat na tento článek. Tedy začnu tím, co je to portabling. Těžko najdu přesný překlad tohoto slova. Avšak je to něco, co nám přináší překrásná zážitky a většinou na dovolených. Je to něco co se nám líbí, něco co nám umožňuje aktivně a s radostí mařit čas, něco co musíme mit.

Tedy od začátku. Zamýšleli jste se někdy nad tím, jak zajistit spojení z vaší dovolené do domácího QTH. Pokud cestujete v okruhu do sta km a je na dosah převaděč - pak to není určitě žádny problém. Pomoci handky se dovolám bezpečně, kdykoliv budu chtít. Co však udělat, jestliže mé QTH se bude měnit např. od sta do tisíce km? Tady nám rozumně handka stačit nebude. Samozřejmě, že i toto není problém a ti z vás co jsou moští si zakoupí např. nejnovější TCVR od firmy Kenwood typu TS-50 s automatickým tunerem a zvární anténou AT-5. Pak už nezbýva nic jiného než navrhnut vložné kmitočty pro spojení (asi 3.5 MHz nebo 7 MHz) a vhodnou dobu. Určitě ani 100 W výkonu z TS-50 nebude zatěžovat tolik autobaterii vašeho Mercedesu. Co však mají dělat Ti všechni, kteří nemají tyto možnosti a baví je víc cestovat na kole než v Mercedesech? Současně platí pravidlo, že spojení navázane na zařízení typu home - brew dává většinou dvojnásobnou radost. (To samozřejmě mohou potvrdit pouze jen ti, co někdy něco postavili a ono jim to fungovalo). Ale chtěl bych předem říci, že nejsem zaštáncem všech domáca vyráběných vysílačů. Skutečně doba jde dopředu a tak vysílače, které nepřináší alespoň základní požadavky povolovacích průměrů, nemají na bandech co dělat. Týká se to především stability kmitočtu.

Tedy zopakujme si všeobecně známá pravidla pro kvalitní práci z portable:

1/ Kvalita přijímače většinou není limitní při naší práci. Jeme většinou domluveni na skedech, kde náš partner většinou používá QRO a relativně kvalitní antenu.

2/ TCVR musí být kompaktní, pokud možno se zabudováním zdrojem a musí snášet tvrdé zacházení.

3/ Rozbalení zařízení nemusí být při domluvených spojeních veliký, je nutné si však možnost rozbalení alespoň 4 KHz kvůli případnému QRM.

4/ Většinou je limitování váhou zařízení, doporučené napájení je z 10 ks tisk. vln článků NiCD (700 mAh).

5/ Při plné kapacitě článků musí být zařízení schopné práce alespoň 10 dní po dobu minimálně půl hodiny denně. Z této podmínky lze odvodit optimální výkon vysílače asi 0.5 W.

6/ Anténa musí být lehká, lence postavitelná, většinou již optimalizovaná předem, bez dodatečných antennních členů.


7/ Zařízení musí být přesně vysílat na tom kmitočtu kde přijímá.

Tak a nyní nam je to vše jasné a zbývá pouze jenom jednoduchá vlož - navázat s timto zařízením domluvené QSO. Zde se vracím k názvu

článku - dělat portabling.

Co se dá ovlivňovat aby se spojení s výše popsaným zařízením po-dářilo? Nejsme profesionálové a nemůžeme tedy libovolně měnit kmitočet tak, aby pro stanovenou dobu byl optimální (napr. v okoli 5 MHz). Většinou nás QRP bude pracovat v pásmu 80 m. Z tohoto důvodu k problému přistupujeme opačně a pro daný kmitočet volíme vhodnou dobu pro spojení. Dalším faktorem, který můžeme z portablu ovlivňo-vat je umístění antény (její směr vyzařování, případně výšku nad zemí).

Předně si musíme uvědomit, že současná doba t.z. doba kolem slunečního minima je pro naše účely velice vhodná. Souvisí to především z aktivitou vrstvy D, která je ta vrstva, kterou upřímně řečeno bychom raději neměli. Vratme se trochu k teorii spojení v pásmu 3,5 MHz. S největší pravděpodobností budeme tato spojení na krátké vzdálenosti uskutečňovat pomocí jednoho odrazu od vrstvy E. Podle teorie se vrstva E rozkládá ve výšce 100 až 250 km nad zemským povrchem a leží nad vrstvou D (která existuje pouze ve dne). Předpokládáme-li, že chceme zaručit spojení např. na vzdálenost 250 km a výška vrstvy E odkud se vlny po odrazu vrátí k zemi je 150 km, dá se daný stav znázornit obrázkem č. 1.

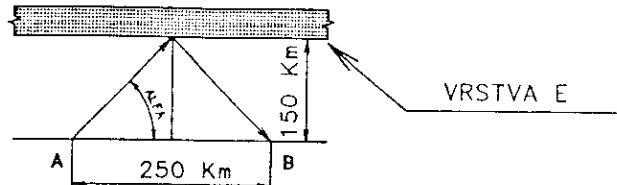

OBR. 1

Z daného trojúhelníka je zřejmé, že pro tento případ je nejvynod-nější úhel alfa.

$$\operatorname{tg}(\alpha) = 150 / (250/2) = 1.2$$

tedy úhel alfa asi 50°. To je samozřejmě hypotetický příklad (pro-sím teoretiky přes šíření vln, aby laskavě přimhourili oči). Ale v každém případě jasné vidíme, že naše anténa v žádném případě ne-musí být DXová. Teoreticky vzato:

Aby signál z místa A do místa B přicházel s co nejmenším útlumem, potřebujeme splnit několik podmínek.

1/ Dráha signálu ve vrstvě D musí být co nejkratší (vrstva D nam-způsobuje veliký útlum).

2/ Pro danou vzdálenost míst A,B a danou výšku vrstvy E musí být vyzařovací úhel dán vztahem výše popsaným.

Bolužel však nic není tak jednoduché jak se na první pohled zdá. Školní případy existují pouze ve školách a ne ve skutečnosti. Co nám zde nepasuje?

1/ Výška vrstvy E se mění s denní dobou (ve dne je níže jak večeř).  
2/ Vrstva D a její ionizace se mění s dobou (nejnepříznivější vliv má v období po slunečním poledni).

Theoreticky vzato (z hlediska minimálního útlumu) bychom tedy pro


danou vzdálenost (250 km) potřebovali co nejméně zionizovanou vrstvu D a pokud možno do ní pronikat s co největším úhlem. Současně bychom potřebovali optimální výšku vrstvy E (spíše níže než výše). Všechno spolu však souvisí a ovlivňuje se. Jakou máme šanci zjistit, kdy naše signály budou z místa A do místa B procházet s co nejmenším útlumem? Pokud máme anténu již postavenou, asi by bylo nejvhodnější spustit první den maják a sledovat sílu našeho signálu v místě B. Jestliže tento signál dostoupí maxima, pro příští dny používáme tuto dobu na domluvené QSO. I to by bylo řešení, ale těžké nás kolega bude mít tu náladu aby seděl několik hodin u rádia a měřil sílu našeho signálu.

Jak tedy z tohoto začarovaného kruhu ven? Naštěstí doba odjezdu na dovolenou bývá většinou pevně stanovena. Předem tedy máme možnost sledovat síly signálů stanic ze směru našeho předpokládaného pobytu. Pokud jedeme na dovolenou v létě, většinou zjistíme dvě maxima a to někdy kolem 18 hodiny a někdy kolem 20 hodiny. Proč jsou dvě?

To první maximum je zpravidla ještě nízkou výškou vrstvy E, ale pravděpodobně ještě vrstvy D (sluníčko ještě nezapadlo). To druhé přichází většinou v době, kdy vrstva D se rozpadá, ale vrstva E je už ve větší výšce. Je ještě potřeba upozornit na jeden fenomén v období slunečního minima. A to je, že na krátké vzdálenosti při velice nízkém kritickém kmitotu (i trochu 2 MHz) bude naše signál již v prostoru (což je o to více pravděpodobnější) používané-li anténu s vysokým vyzářovacím úhlem = nízko nad zemí umístěný dipól). To může nastat po západu slunce, nebo i při východu. Jedna věc kterou však můžeme v malých měsících ovlivňovat je vyzářovací úhel antény. Možna si většina z vas myslí, že je to neuakademické. Ne skutečně není. Jak tedy monu ovlivnit vyzářovací úhel své antény?

Vratme se trochu do teorie. Většina z nás bude na portablenu používat asi půlvlnový dipol, zkrátka v ně vysoké výšce. (je většinou používám dipol ve výšce asi 2 m ... kde má iest na stromy). Jak se takový dipol chová? Uprímně řečeno spíše. Vyzářovací úhel je příliš vysoký a tato anténa by určito nebyla vhodná pro DXing. Ale...

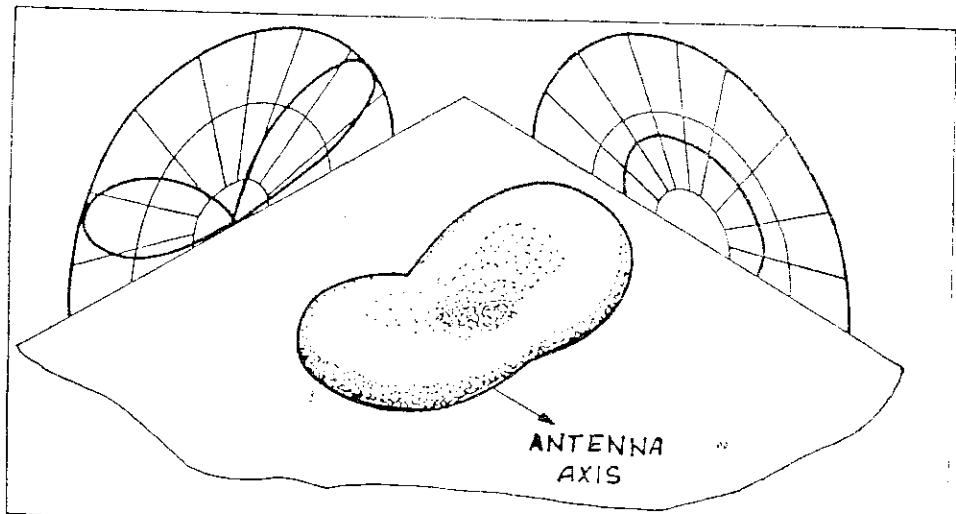Namalujeme-li si vyzářování laloky tohoto dipolu v třídimenzionálním pohledu, zjistíme podle obr. 2 následující.



Co to prakticky znamená? že ve směru ramen antény existují dva hlavní laloky zaručující nám, že anténa vyzařuje do prostoru s relativně velkým ziskem avšak pod určitým úhlem daným její výškou nad zemí. U nízkých dipólů je výhodné těchto vlastnosti využívat pro vzdálenosti spojení kolem 500 km a to většinou při zániku vrstvy D (kolem západu Sluníčka). Naopak nízky dipol orientovaný tak, že jeho osa směruje k našemu protějšku, má sice do tohoto směru menší zisk než v určitém úhlu ve směru ramen, ale daleko příznivější průběh vyzařování hlavně v oblasti vysokých úhlů. Je tedy lépe takto anténu situovat pro krátká spojení (typicky do 150 km) a to hlavně v době ještě existující vrstvy D nebo nově vznikající (po východu Sluníčka).

U všech těchto "portablings QSO" si musíme uvádomovat, že nás výkon kolem 500 mW je příliš malý na to, abychom si mohli dovolit luxus t.j. nezajímat se o anténu a jen vysílat. Musíme si uvědomit, že již přírůstek signálu o 3 dB na straně našeho partnera znamená zásadní pokrok v čitelnosti (teměř nečitelný signál je najednou čten). Proto (jak jsme si overili s Milanem OK1DRO) je výhodné druhé rameno dipolu různě přenáset a vytvářet tak různé dipoly v provedení V.

Při loňských testech QRPP a silné činnosti QRN jsem na přelomu července Milana OK1DRO z jeho portable Nr Horazdovice téměř nebral. Milan pak změnil orientaci ramene dipolu asi o 30° a tím i vyzařování antény a signál se stal dokonale čitelným.

Shrňme si tedy zásady portablingu:

- 1/ Portabling je radioamatérská činnost na dosažení oboustranného domluveného spojení na krátké vzdálenosti (50 - 500 km).
- 2/ Limitním faktorem dosažení těchto spojení je výkon vysílače (typicky 100mW až 1W).
- 3/ Při používaných kmitočtech v okolí 3,5 MHz lze k dokonalemu spojení ovlivňovat pouze dva faktory a to je čas domluveného spojení a vyzařovací úhel antény.

Nyní několik slov k zařízení. Autor tohoto příspěvku iž více než dva roky používá zařízení typu DATEL s výkonom při napájení kolem 12 V až 1W. Jako zdroje používám NiCd baterii 12V 3,4 Ah. Výstup TCVR je pevně nastaven na 50 Ohm. Zařízení využívá VXO a při MF kmitočtu 8 MHz pracuje VXO na kmitočtu 11553 kHz až 11514 kHz, tedy v pásmu 80m na kmitočtech od 3514 kHz do 3553 kHz. Dlouhodobá stabilita kmitočtu (rozdíl mezi kmitočty při teplotě 0°C a 40°C) lepší jak 2 kHz. Kratkodobá stabilita (do 5 min) lepší jak 200 Hz. Anténu používám z drátu 0,35 mm<sup>2</sup> (licna) 2x20m dipol nastavený na nejlepší PSV ve výšce 2m. Nepoužívám koaxialní napájecí, ale konce dipolu přímo připojuji na svorky TCVR. Ruční klíč RM 31 a sluchátka RM 31. TCVR je vestavěn do krabiče od RF 11, zdroj je umístěn vně krabiče.

Vyhody:

Velmi kvalitní přijímač s velikou odolností, jehož kvalita je nejméně používanemu výkonu. Vysoká stabilita, přehledná mechanická stupnice umožňující nařadění na požadovaný kmitočet (pri běžném rozmezí teplot) s přesností vyšší jak 300 Hz. Předimenzovaný napájecí zdroj umožňující i "plytvání" el. energií (autor osvětluje stupnicí LED diodou - 15 mA). Relativně vysoký výkon 1 W.

#### Nevýhody:

Velké rozměry ručního klíče a sluchátek. Nepřijemna záležitost při propojování TCVR se zdrojem (zdroj musí být propojen kabelem). Nejnadná skladovatelnost.

Po dvouročním používání tohoto zařízení jsem dospěl k hypotetickému zařízení, speciálně určeného pro portabling. Co by tedy mělo podle mého názoru mít neivyhodnější pro portabling?

- 1/ Jednoduchy CW TCVR lehce postavitelný i méně zkoušeným.
- 2/ Přijímač využívá i primosmešující s citlivostí kolem 10 mikro-Volt na 10 dB S/S.
- 3/ Skřínka TCVR musí obsahovat napájecí zdroj (akumulátory).
- 4/ Výkon vysílače stáčí 500 mW.
- 5/ Napájecí zdroj 10 tužkových článků 600 mAh.
- 6/ Výstup vysílače pevně nastaven na impedanci nízko zavěšeného dipolu.
- 7/ Klíč, sluchátka a anténa musí zabírat co nejméně prostoru.
- 8/ Vysoká stabilita kmitočtu - není nutná veliká přeladitelnost.

Z těchto požadavků autor navrhl asi nasledující ideální sestavu:

- 1/ TCVR primosmešující řízený VXO s Xtalem 3579 kHz a rozladitelný skokově v osmi stupních po 350 Hz.
- 2/ TCVR zabudovan do krabice od VXA 020, kde původní pouzdro na baterii je využíváno jako úložný prostor pro klíč (vyroběný z mikrospinace) a sluchátka (zatky do uší.. používány u walkmanů).
- 3/ Uvnitř 10 ks tužkových akumulátorů.

#### Výhody:

- \* Snadná přenositelnost (treba na orášku), vysoká stabilita.

#### Nevýhody:

- \* Kmitočet 3579 kHz (počítacový Xtal) je výhodný pro domluvená QSO, težko však na tomto kmitočtu udělat spojení, protože tam většinou nikdo neposlouchá.

Pro sledování stavu vrstvy D a výsky vrstvy E se autorovi osvědčilo sledování majáků na kmitočtech

3600 kHz OKOEN  
3542,5 kHz GNK2  
3517,5 kHz GN11  
3540 kHz URD

Na závěr vám přeji mnoho krásných chvil strávených při portablinu a brzy nauslyšenou.

# Úprava transceivru OK1DEC.

Josef RUBEŠ , OK1DEC

Toto vylepšení sleduje větší zisk a zlepší vlastnosti celého zařízení. Celý transceiver byl popsán ve sborníku QRP Chrudim 1993. Upravené zapojení není nic originálního, je celé převzaté z literatury.

Zesilovač VFO, směšovač a oddělovací stupeň je popsán v příloze AR 1 z roku 1979, obr. 22B od DJ7VY. Udávané parametry - při šumovém čísle  $F < \text{dB}$  10dB dosahuje odolnosti  $IP=30\text{dBm}$ . Oddělovací stupeň za směšovačem má zesílení 1dB a přizpůsobuje směšovač k krystalovému filtru. Pak následuje zesilovač se dvěma výkonnémi fety KP903 (strmost  $100\text{mA/V}$ ), který má zesílení až 20dB. Tímto zapojením chci dosáhnout lepší odfiltrování nežádoucích signálů X-TAL filtrem. Zesilovač se dvěma fety je převzat z AR III str. 101.

Dale uvádím zapojení VFO otisknuté v RZ 4/1980 str. 15, obr.4. Zapojení je částečně upravené. Ladící kondenzátor je z RF11, statory rozříznuté, viz Sborník QRP 1993. Cívka je VXN bez jádra. Kryt cívky je přiletený k horní zemnické folii plošného spoje. Dáležitě je použit ve VFO keramické kondenzátory z hmoty N 047 - označení J. Kondenzátory seriové jsou kompenzační a je nutné je vyzkoušet. Já používám kompenzaci kondenzátory z kanálových voličů NDR. Uvedený ploš. spoj není v měřítku.

- Ⓐ černý - C se při oteplení snižuje (zvyšuje se frq )  
Ⓑ žlutý - C se při oteplení zvyšuje (snižuje se frq )  
hnědý

U uvedeného zapojení VFO je použit C seriový Cs1 = 339 a Cs2 = 18 v serii.

Tabulka změny frq:

čas min	změna	rozdíl	čas min	změna	rozdíl
0	22751,15kHz	0	8	22751,06	-20
1	751,06	-90Hz	9	751,06	0
2	751,07	+10	10	751,04	-20
3	751,05	-20	11	751,03	-10
4	751,07	+20	12	751,04	+10
5	751,07	0	13	751,07	+30
6	751,07	0	14	751,06	-10
7	751,08	+10			

Jak je z uvedené tabulky zřejmě necá se i v amatérských podmínkách dosáhnout slušných výsledků. Kmitočet byl měřen čítačem PFL 28 při stálé pokojové teplotě. Napětí pro VFO je stabilizované zenerovou diodou. Kondenzátory Cs, Cs1, Cs2 se nastavují rozsah přeladění. Clad - 22750 - 22850 kHz. (přeladění 100 kHz) Kondenzátorem Cp se nastavuje VFO do amatérského pásmá.

$$22750 - 8750 = 14000\text{kHz} \quad (\text{x-tal filtr } 8750 \text{ kHz})$$

$$22850 - 8750 = 14100\text{kHz}$$


KVAPKOVÁ ČASŤ TELEV

kF630


6Z97

KPR63


2x KPR63

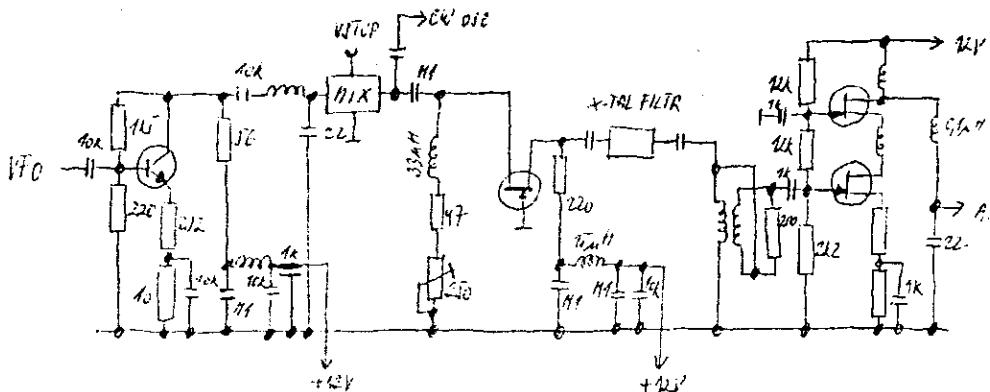

VYPRAVĚNÍ VFO

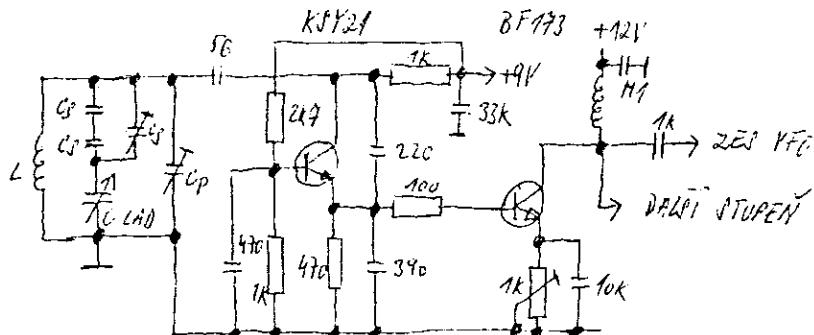

# Přílohy k pod. VFO

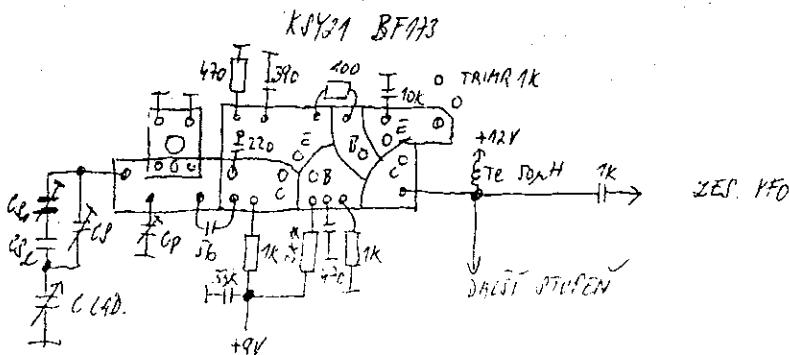

C LAD = AFM

PRO PLOŠNÝ VZOR PŘÍZIT OSOUSTRAVENÝ CIRKULÁTOR  
ZEMNÍCI POCOHA NA OBĚ VSTRANÁCH PRACOVATÍ

## Vysilač QRP pro tři pásmá.


Eduard HORSKÝ, OK1HEH

Výkon vysilače na 1,8 a 3,5 MHz je 5 wattů při 12V napájení. Tento výkon lze nastavit odporem R v emitoru T6. Na kmitočtu 10 MHz je výkon 3 W. Při použití vhodnějších tranzistorů na pozici T7 a T8 lze dosáhnout vyšších výkonů. Tyto tranzistory jsem však neměl k dispozici.

Vysilač je postaven na jedné desce o rozměrech 170 x 80 mm. Tranzistory T4, T5, T6, T7 a T8 jsou opatřeny chladiči. Přepinač jsem použil z tranzistorového přijímače Dolly. Cívky jsou umístěny ve stínících krytech z televizorů Tesla. Krystal X1 je použit z radiostanice VZN, krystaly X2 a X3 jsou z radiostanice RM 31. Výstupní filtry nepopisují, byly již několikrát popisovány např. ve sborníku QRP Chrudim 1993, v Radioamatérském zpravodaji a pod.

Přeji hodně úspěchů na pásmech a hodně DX.


EDA

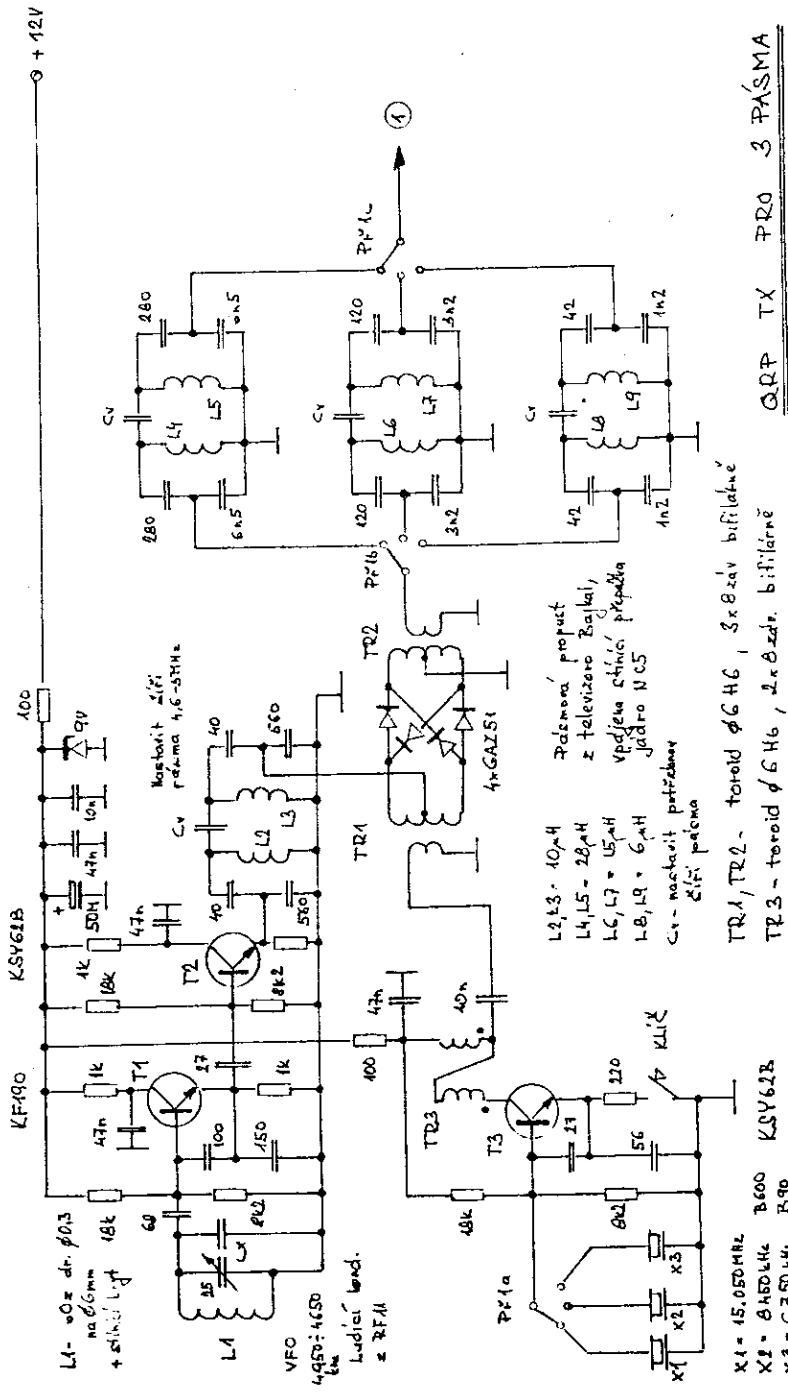

$$X_1 = 15.050 \text{ MHz}$$

TR1, TR2 - toroid φ G H C , 3x Ø zav bifilární  
TR3 - toroid φ G H C , 2x Ø zav. bifilární

QRF TX PRO 3 PASMA

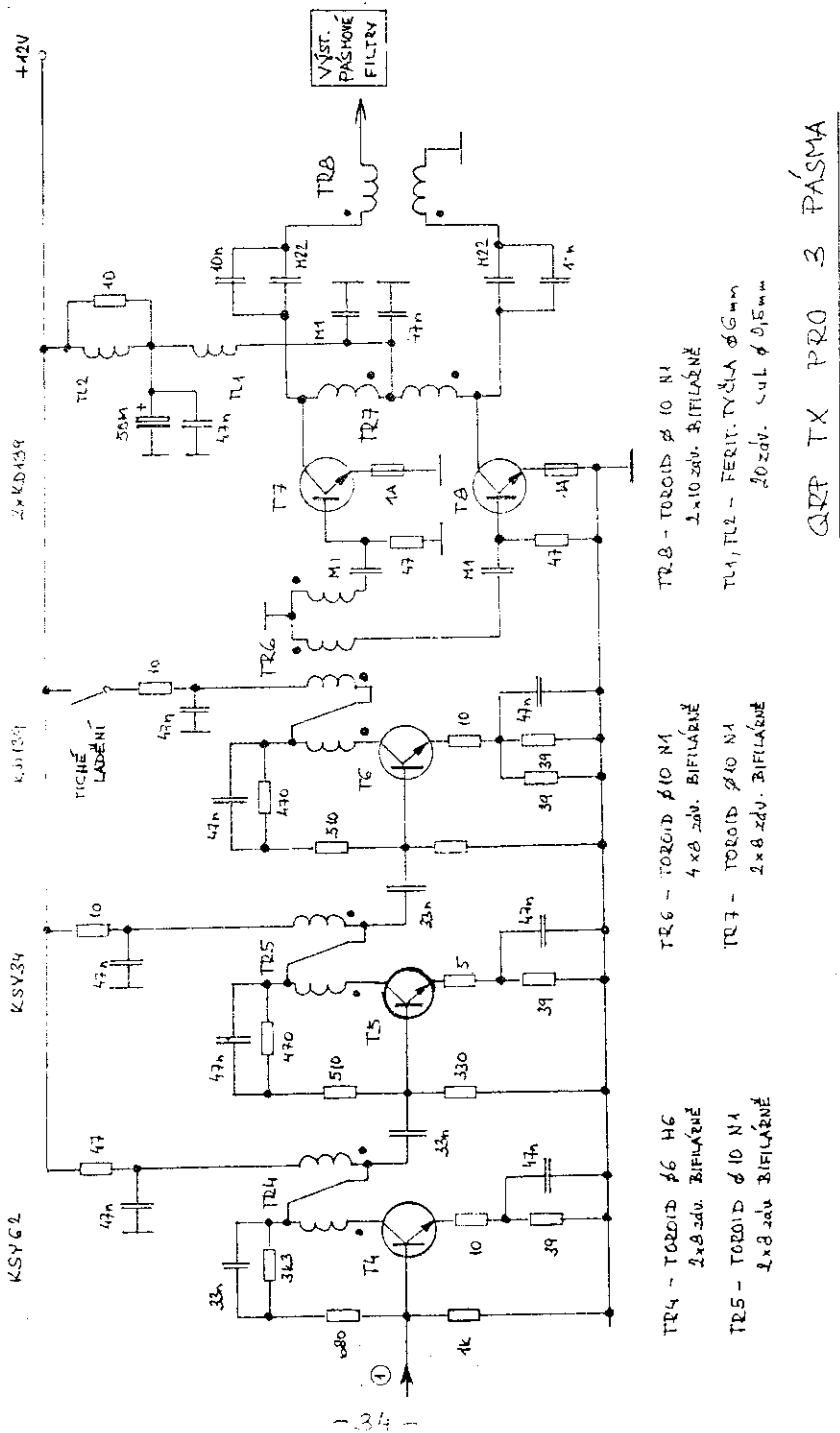

## NorCal 40 - transceiver pro pásmo 40m

Wayne Burdick N6KR

### Technické údaje:

Rozměry: 117x56x115 š x v x hl

Napájecí napětí: 10 ~ 15V s ochranou proti přepálování

Odběr: Příjem 15 mA, podle nastavení hlasitosti

vysílání 200 mA, při výkonu 1,8 W

Frekvence VFO: 2085 kHz

Šíře pásmo: 35 ~ 40 kHz v pásmu 40 m

Deift: 25 kHz celkem od studeného startu při 20 stupňů C

Vysílat: výkon 500 mW ~ 2 W nastavitelný

tolerance zátěže 70 ~ 80%

odskok vysílače 500 ~ 700 Hz

přechod T/R 200 milisekund

Přijimat: citlivost 0,5 uV pro odstup s/š 10 dB

selektivita 400 Hz pro 6 dB

1,5 kHz pro 30 dB

mf kmitočet 4915 kHz, 4 pólův Cukro filtre

rozložení RIT +/- 2 kHz od středu nastavení VFO

výstupní nf impedance 8 ~ 32 ohmů, puze pro sluchátka.

Naměřené hodnoty jsou typické a u jednotlivých kusů se mohou nepatrně lišit. Všechna měření byla provedena s napájením 13,5 V a 50 ohmů umělou anténou.

### Celkový popis:

NorCal 40 je kompaktní 40 m CW transceiver snadno sestaviteLNý a s jednoduchou obsluhou. Vzhledem k velmi malému odběru při příjmu je vhodný i použití jako portable zařízení s bateriovým napájením.

Přijimat: je superhet s jedním směšováním. U1 ~ NE602 směšuje přijímaný kmitočet 7000 kHz s kmitočtem VFO 2085 kHz a produktem je mf kmitočet 4915 kHz. Tento mf kmitočet je konstantní. Vnitřní oscilátor U1 není používán jako VFO, protože silné signály na vstupu mohou ovlivňovat kmitočet VFO. Po průchodu krystalovým filtrem přichází mf signál 4915 kHz do produkt detektoru U2. Jednotipový oscilátor v U2 pracuje jako BFO, používá x - tal přibližně o 700 Hz výše od středu x - tal filtru.

Systémový signál z U2 je již v mF pasmu.Výstup z produktovače se do AGC/Mute(U2aQ3) je konstantní.U2aQ3 jsou J - FETy jejich odpory se vezmou záporného napětí na jejich gatech.Q3 a Q4 regulují výstup z nf zesilovače U3 na napětí asi 0,5 V bez přijímaného signálu.Při signálu se toto napětí snižuje až na -0,5 V.Při klicování vysílače transistor Q4 vede s dodávkou napětí + 8 V z nasetového regulátoru U5 do vysílačního obvodu.Směšovač Tx U4 směsují signál z VFO se signálem z jednotlivového oscilátoru a dodává signál na pracovní frekvenci.

Krystal X6 (směšovač Tx) je stejněho typu jako X5, ale pracuje na nižším kmitočtu vlivem L5.Idealní je aby X6 pracoval ve středu kmitočtu přijímacího krystalového filtru, takže při vysílání bude signál o 700 Hz slyset během vysílání.

Tranzistory Q5,Q6 a Q7 zesilují vysílaný signál na hodnota 1,5 - 2 watty což závisí na nastavení odporek trimru R13.Kondenzátory C45 - C47 a čívky L7 a L8 tvoří dolno frekvenční filtr, který přizpůsobí anténu tranzistoru Q7.Výstupní výkon je 2 wale při nahrazení MRF237 může dát až 3,5 W vif.


Přijímaný vf signál je veden z bodu mezi C44 a doinobratvenou propustí.Tento signál je veden do směšovače U1 přes L1 a L2, které tvoří nízko ztrátový rezonanční obvod.Při vysílání je U1 v saturaci a zkratovaný vf signál k temi ještě před U1.

VFO je standardní zapojení Colpittse.Q8 je strany varikap s dlouhou charakteristikou a velkou kapacitou.R17 řídí napětí na Q8 a tím i frekvenci VFO.U6 spiná při sepnutém R16u R16 a tím je možno se doladit v malých mezích.
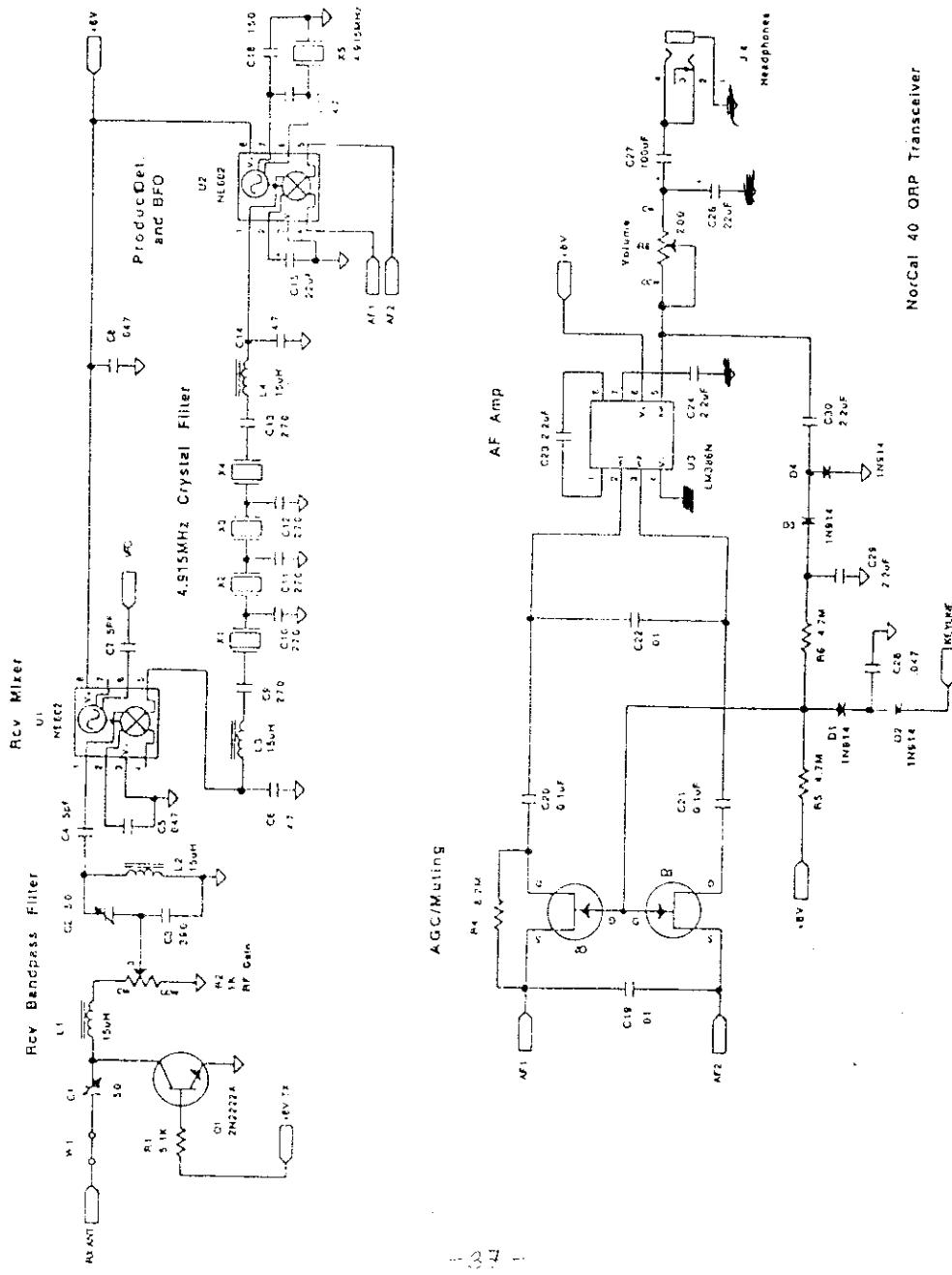
#### Použití jednotlivých obvodů:

Směšovač přijímací - obvyklý vstupní transformátor se dvěma závity byl nahrazen kapacitním dělícem Q2/Q3.To umožňuje použít jednoduchou čívku L2, jejíž indukčnost je stejná s L1.Malá vložba s U1 zabezpečuje dobré oddělení od výstupního obvodu,minimální vstupní signál do NE602 a primárné zosilení signálu na 40m.

Mezifrekvence - zde je nutno upozornit, že zde není mf zesilovač,protože NE602 má na 7MHz dosti zisku a jeho vkladání je přesunuto do nf kanálu.Kdo chce může vložit jako mf zesilovač MC1350.



X - tal filtr - zapojení vstupu a výstupu krystalového filtru je jednoduché a účinné.Cívky jsou stejné jako v celém zařízení,mají hodnotu 15 uH.


AGC/Mute - Q2aQ3 tvoří balanční verzi nf útlumového obvodu a doplněná obvodem AGC.Toto zapojení využívá balančního vstupu LM386.Není-li na diodách D3,D4 a odporech R5,R6 napětí(bез signálu) Fety mají průchozí odpor Rds kolem 150 ohmů.Při vzniku nf signálu vzroste na C29 zaporné napětí a zavřením gate se sníží a vzroste Rds na 1M nebo více.Tento obvod vyžaduje jen málo mikroampér.Umlíčovač zapojeny z nf odvozeného AGC je výborný. Protože detektor pracuje do vysoké impedance může C29 být poměrně malý a odpovídající čas je lepší než u jiných podobných obvodů. Je zde omezena strana signálu těmito tranzistory Q2 a Q3,tak že signály prochází bez zkreslení.Dioda D1 udržuje čas AGC konstantní v závislosti od působení útlumové časové konstanty a naopak. C29 není polarizován protože ss napěti v tomto bodě je kladné nebo záporné.

Uznesilovač - zapojení s LM386 je velmi podobné ostatním mimo R8 a C26.Obvykle je používán odpor 20 ohm a 50 nF kondenzátor na zem z pinu 5 k potlačení nf složky.Zde je R8 a C26 zapojen jako dolno frekvenční filtr.Na nf výstup jsou zapojena sluchátka.

Směšovač zesilovač - jde o standartní zapojení,mimo C32,který snižuje obsah harmonických z U4 a snižuje změny VFO působení U4.V zapojení je použita cívka L5,která má stejnou indukčnost (15 uH) jako ostatní cívky v zařízení.

Uvádělovací stupeň a driver - zapojení obsahuje minimum součástek,ale přesto má Q6 dosti zisku na 7 MHz.Hodnota R10 je kompromisní.

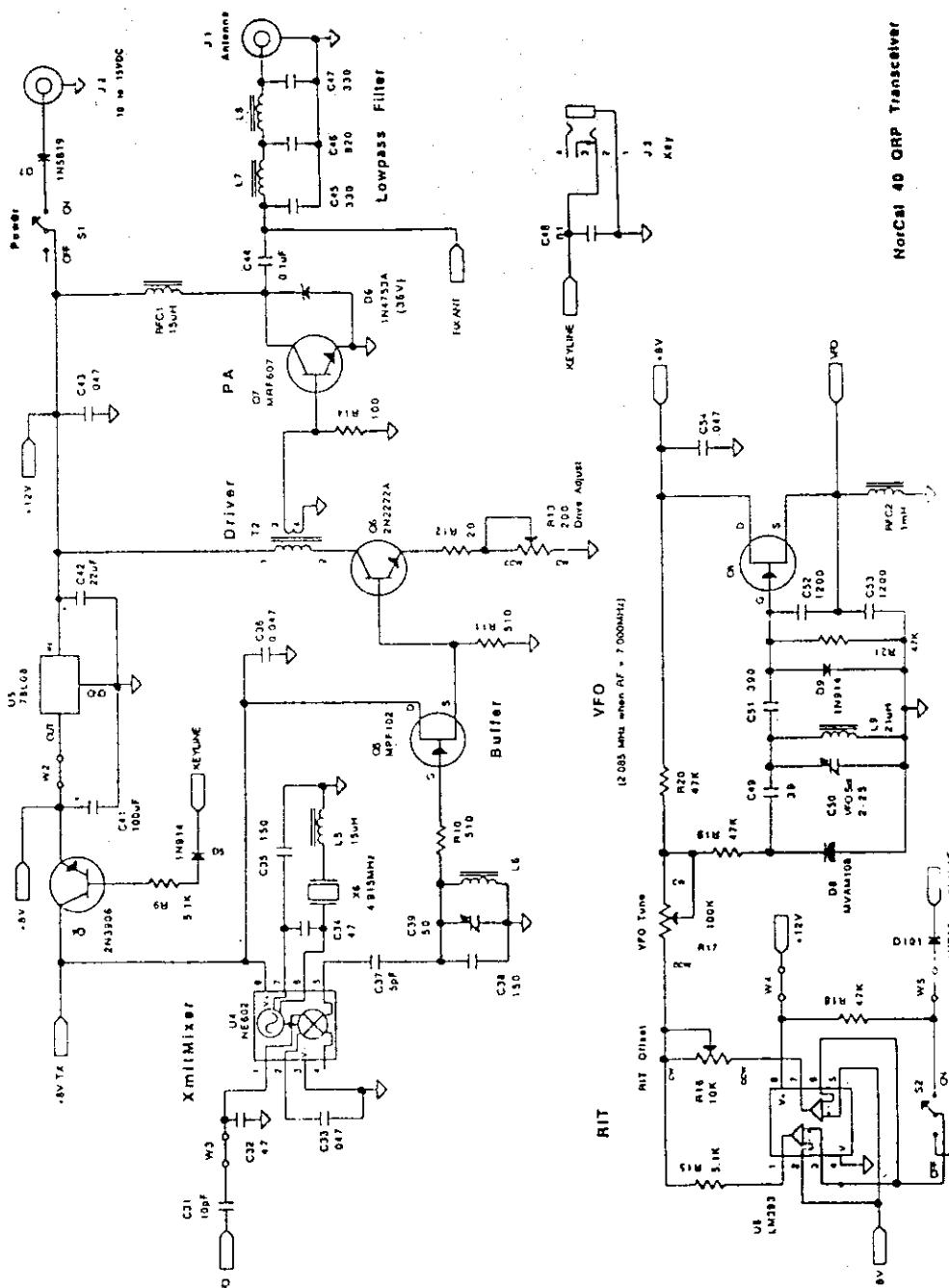VIF a VFO - Q8 je varikap s velkou kapacitou (50 - 150 pF).Tato kombinovaná s logaritmickým potenciometrem R17 a odporem R20 a relativně malou hodnotou C49 dává dosti dobré lineární ladení.Potenciometr R16 je 10% z hodnoty R17,tak že je-li rozsah VFO 40 kHz,pak je rozsah VFO +/- 2 kHz.Komparátor U6 přepíná napětí z pevného odporu R15 při vysílání nebo R16 při příjmu.



## Úprava pro pásmo 10,1 MHz

Zařízení lze upravit změnou následujících součástek pro pásmo 10MHz.

C6 - 20pF C17- 56pF C34- 20pF C45- 240pF L1- 10 nebo 12 uH

C14- 16pF C18- 200pF C35- 68pF C47- 390pF L7- 16zav,L8 17zav

X1 - X6 - 8 MHz krystálys rozdílem 20 Hz

Výstupní pásmový filtr možno řešit dle sborníku DRP 1993.

Dle Sprat č.79 upravil OK1AIJ.

---

## M A L T A 40

---

### DRP CW TRANCEIVER PRO 7 MHz

Steve HUNT,G3TXQ


Přijímací části: používá na směšovači dual-gate mosfet 40673. Za VFO osazeném J-Fetem 2n3819 následuje oddělovač.VFO pracuje v rozmezí 3240-3170 kHz což dává přijímanou frekvenci 7000-7070 kHz.Za směšovačem je Čebyševův příčný krystalový filtr na emisocet 10240 kHz se šíří pásmu 1 kHz.


Následuje nf zesilovač a produktdetektor s MC1350 a NE602,který používá pro BFO oscilátoru VXO integrovaném v NE602.Zapojení AGC je obvyklé,R22 se nastavuje bez signálu.V cestě nf signálu je nf filtr a nf zesilovač s obvyklým LM386.Přijímač odebírá pod 100 mA při napájení 13,5 V.

Vysílač: dává výkon okolo 5 W,proud je 500 mA při napětí 13,5 V.Odporem R31 se nastavuje výstupní signál tak,aby byl co nejtisťší.VXO obvodu U5 je nařaděno na frekvenci rovnající se středu X-tal filtru.Nastavuje se při stisknutém klíči do umělé antény se zapnutým nf filtrem na maximální signál ve sluchátkách triairem C56.

RIT: je obvyklého zapojení s RIT potenciometrem.Variátor je připejen k obvodu přes kondenzátor 2p2.Koncový tranzistor není napájen přes stabilizátor,který stabilizuje napětí ostatních obvodů tanceivru na 10,1 V.


Dle Sprat 78/94 upravil OK1AIJ

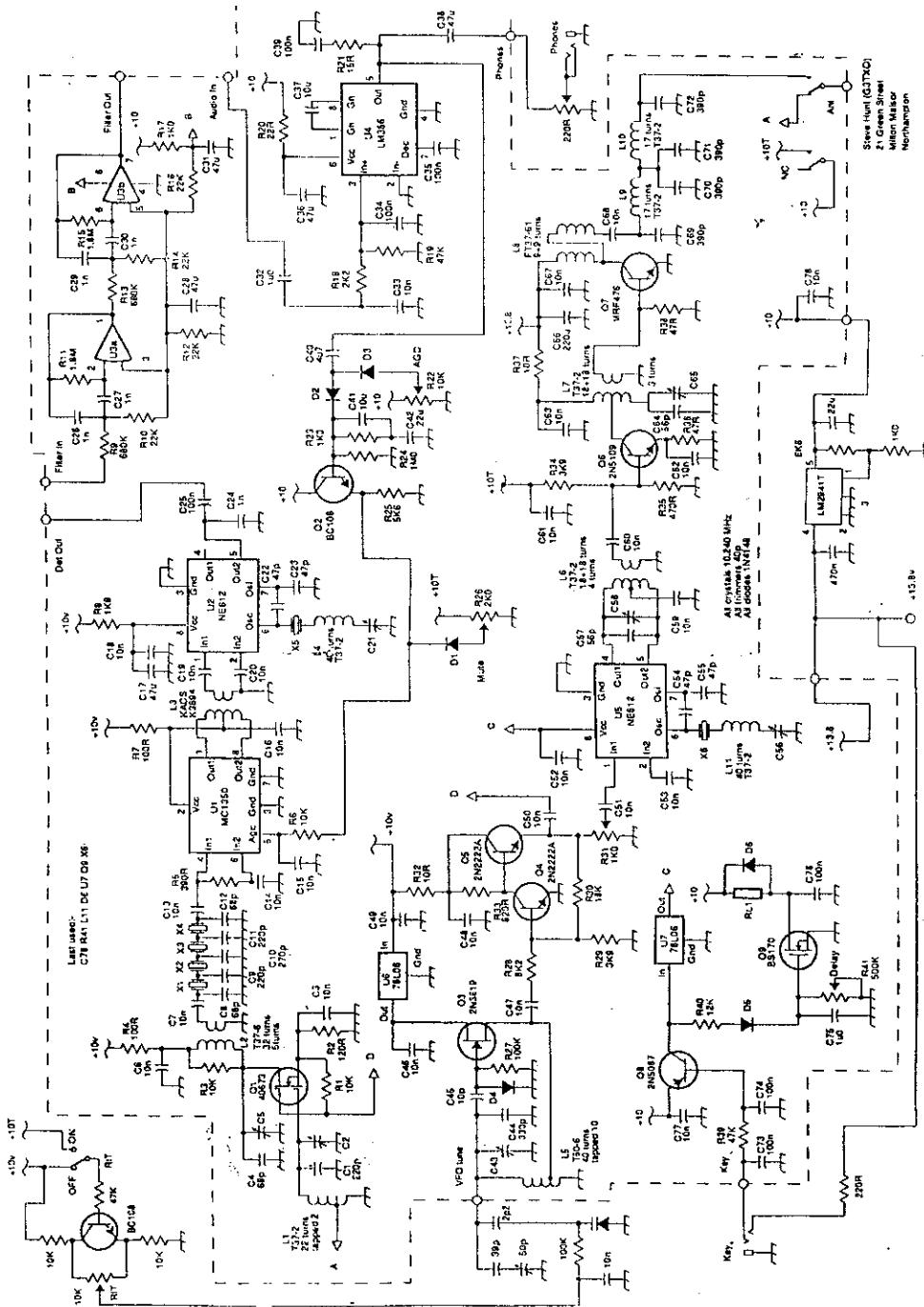

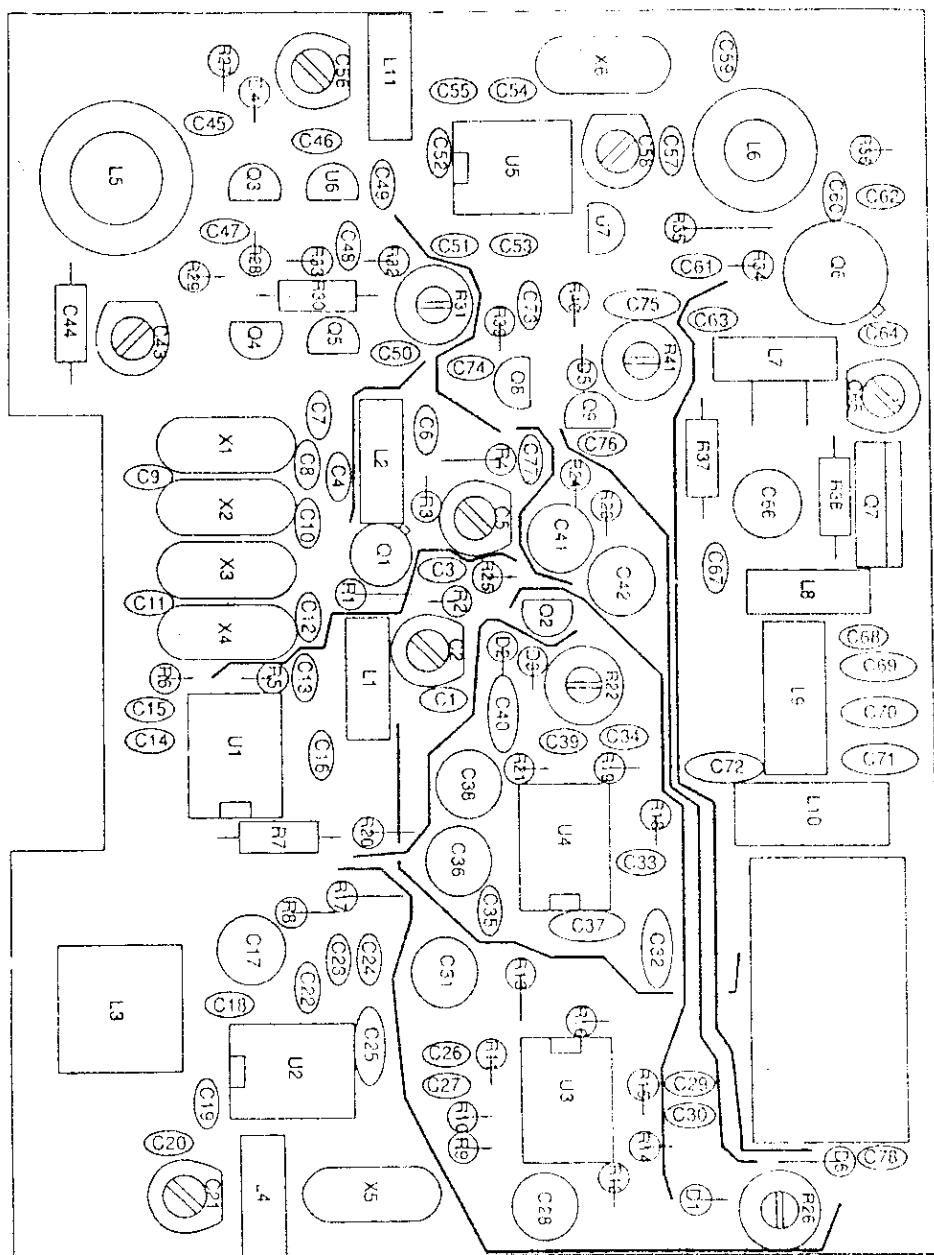

MALTA 40 - STRANA SOUČASŤ


# ZRCADLOVÉ ZKURVENO

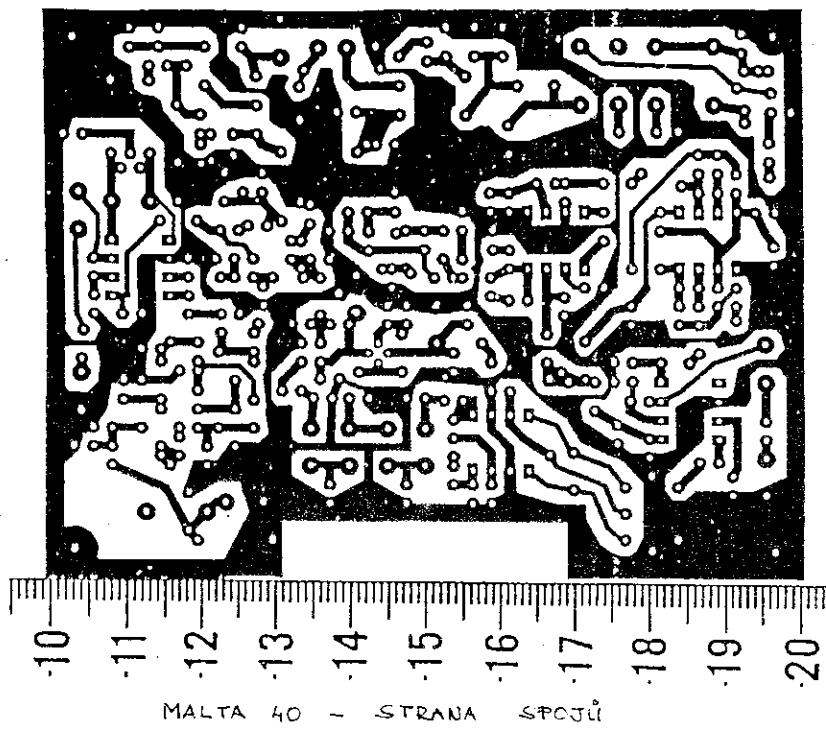

## AKTIVNÍ NF FILTR G3IVF

dle G-QRP Handbook 1983

DEEP, KLEŠE THOMA

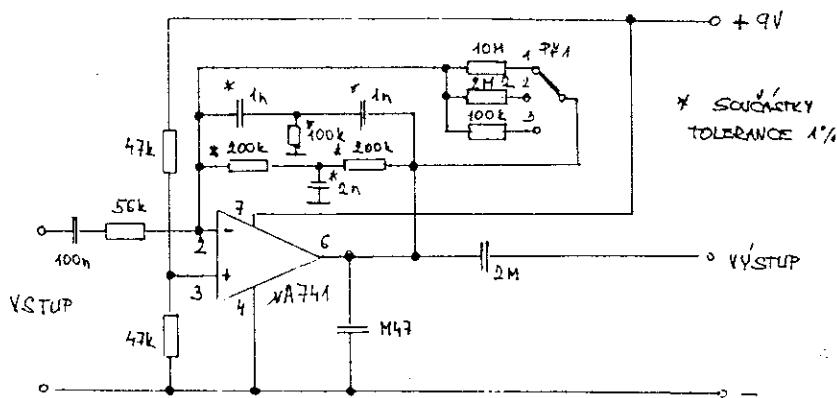

# CW transceiver MFJ - 9020

Václav TOUREK, OK1JVT

Obrázek tohoto transceivru publikovaného v OOI č. 13 jsem nikdy neviděl, pouze schema jež bylo ve čtrnáctém čísle.

Celé zařízení je vestavěné do ovládací skřínky VZN 101, čemuž odpovídá i rozměr plošného spoje. V přední části jsou ovládací prvky. Plošný spoj je oboustranný, na horní ploše je zem. Je proveden tak, že jsem nejdříve provrtil otvory a zespodu vykreslil spoje soupravou na plošné spoje. Zařízení je dle původního schématu, doplněné NF filtry s 10 LM324 dle sborníku QRP Chrudim 1993, str. 83.

Cívky: L1, L2, L6, L7 - 16 záv, o 0,2 kostra a kryt VZN

L3 - cca 20 záv

L4, L5 - ferit. tyčinka o 2mm L = 15 uH

L8, L9 - ferit toroid 6mm N01 12 záv drátu 0,3mm

MF trafa T1, T2 - cívky z VZN 18/4záv, odb. uprostřed

Trafo T3 - TV ploché dvouotvor. 5 + 2 záv.

Trafo T4 - TV ploché dvouotvor. 2 + 4 záv. důlež.

Tlumivky RFC 1 a RFC 2 na toroidu H22

Zapojení vývodů u všech cívek je tak, že horní konec je studený a spodní živý. Použité relé je z radiostanice VZN.

IO jsou použité NE 612, proti NE 602 není žádný rozdíl. Ostatní obvody LM 386, LM 317, 78L05 2ks, MC1350. Tranzistory: místo 2N5486 - BF245

2N3904 - KF508 ,jinak běžné KC

2N5109 - KFW16, 17

MFR 476 - lze koupit na dobírkou u Konráda.

Tranzistory KFW 16, vstupní i předzesilovač PA mají chladiče, tranzistor MRF je přišroubovaný na spodní stěně chassis , ani moc se nehřeje.

Krystaly mám z burzy, v mé případě f= 9216 kHz

Kondenzátory C 24, C 45 jsou kulaté styroflexové trimry - z Holic, KTE, GM. C 38 paralelně k L3 je styroflex 470pF.

VFO v mé případě ladí 4784 - 4854kHz.




Odpory: R11 jsem zmenšil na 470ohmů, potenciometr AVC je malý, dal jsem min. 2k2.


Měření výstupního výkonu - na vodič k antennímu konektoru navléknout toroid o 10mm N05 s 15 záv. drátu 0,2mm + dioda a 300uA měřící přístroj, druhá polovina přepinače měří napájecí napětí. Toroid je přilepen epoxy.

Kupodivu jsem při uvádění do provozu neměl žádné potíže, což je něco nevýdaného. Na výstupu při zkoušce svítí automobilová žárovka 2Watty do běla, tj. cca 3 W out. Příjem se mi zdál ale tupý a tak jsem ještě použil vstupní předzesilovač podle OQI č.15 str. 29, ke kterému jsem použil tříobvodovou pásmovou propust dle obr.č.3. Cívky v propusti jsou na toroidu N 05 o 10mm, 6 závitů,  $L = 0,97\mu H$ , trimry jsou německé 40pF, ladění je velmi ostré.

Protože oscilátor VFO je také na čipu NE 602, trvá chvíli než se kmitočet ustálí. Kondenzátory ve VFO označené NPO jsou stabilní nebo mírně záporné.

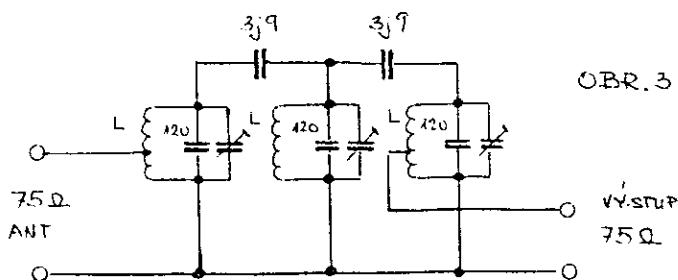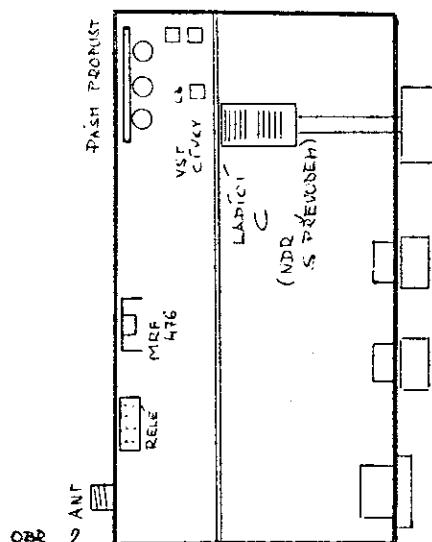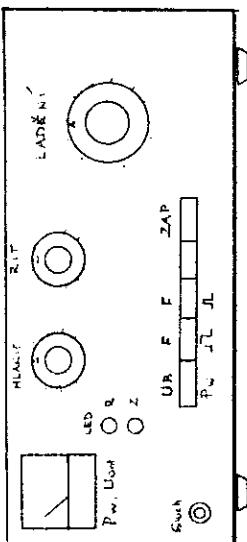Sám používám ant LW 41m + pí- článek a reflektometrem si nastavím PSV 1:1. Nedávno jsem dělal ZS6, který měl 50W a LW. Jinak se věnuji vysílání jen o víkendech a to ještě nejvíce v zimě, když jsem na chalupě sám.



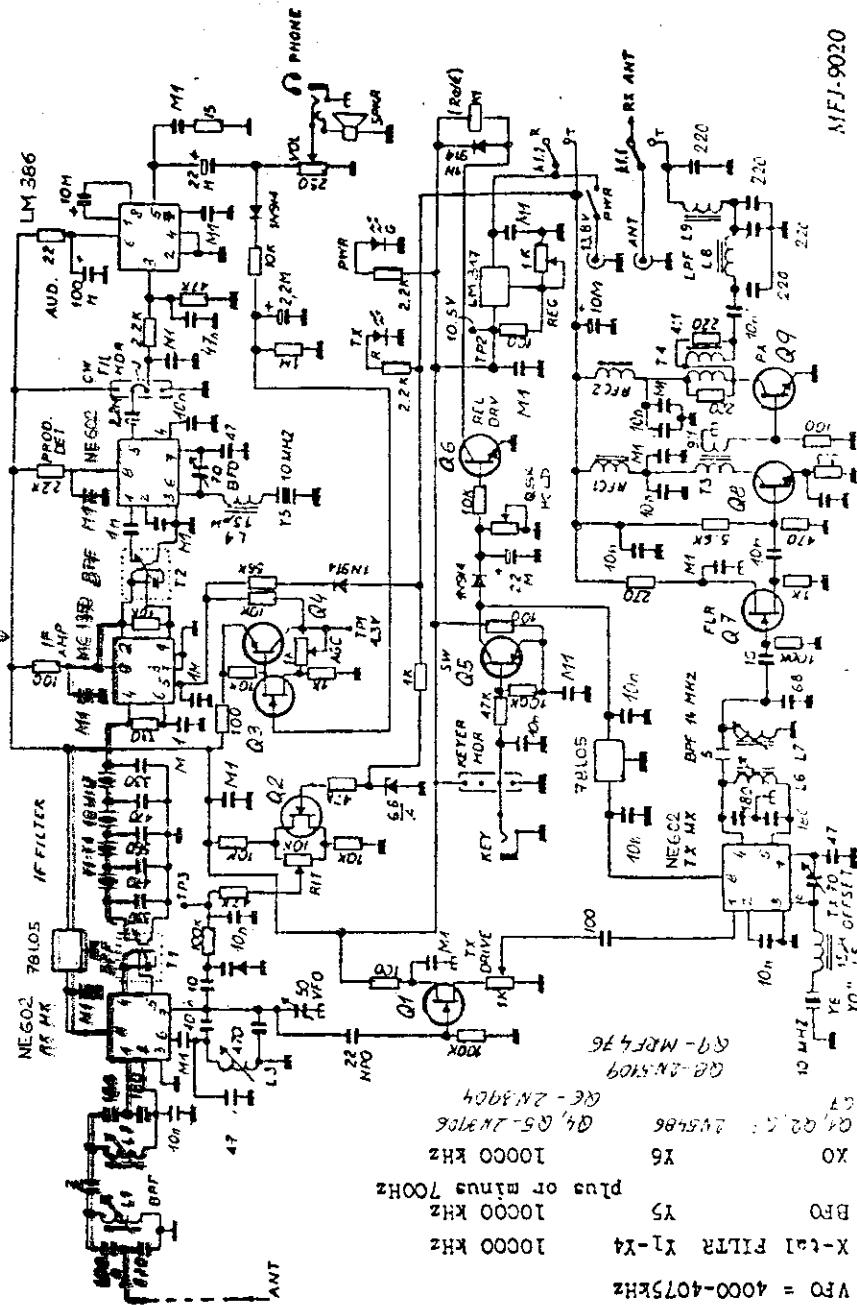



SCHENKEL, JAMES L. - 14

SCHEMATIC

DESIGN TRANSISTOR STRAN

SM TX BD PA

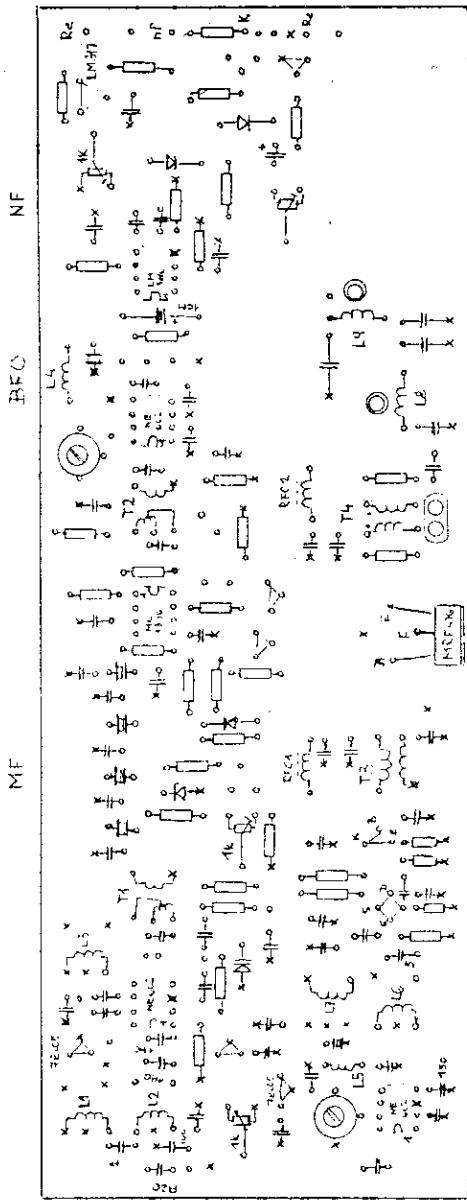

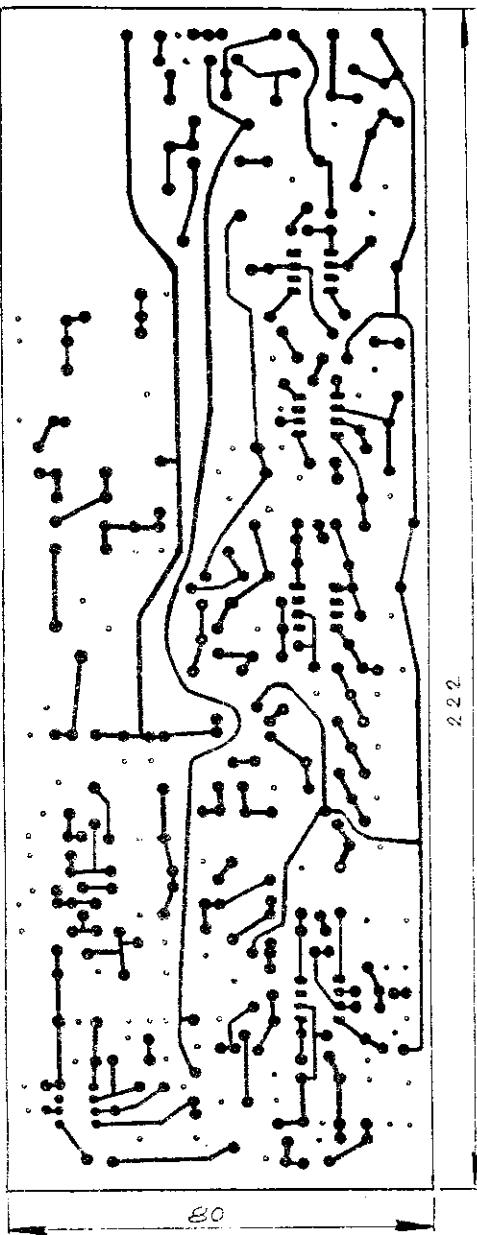


2.2.2

DESKA TRANSCEIVER ZE STRAY SPOT
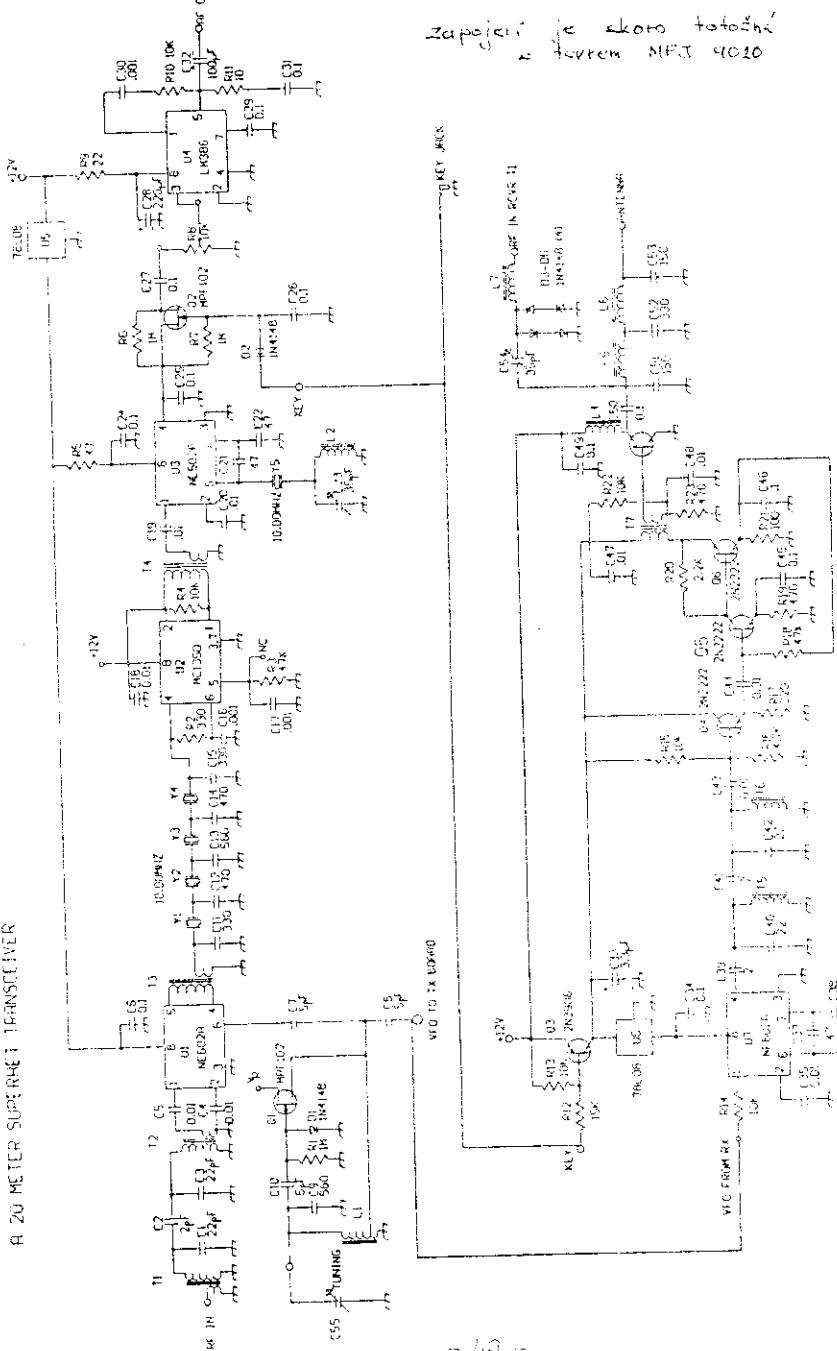
# QRP TRANSCEIVER PRO 14 MHz


autor: NN1G, zastup OH9VL, ARI CHILUA

Zapojet je skoro tetošnji teorem MFT 4020




HOT MARK I SUPERHET TRANSCIEVER PART LIST (20 Meter Version)		
C1 - 2 pF ( 2 )	01.03.U7 - NEC92N Mixer/Dac IC	
C22 - 22 pF ( 22 )	02 - MC1330P IF Amp IC	
C43 - 0.01 UF (103)	04 - 1M38E Audio Amp	
C44 - 0.01 UF (103)	05.UC - 79L08 Regulator	
C45 - 0.1 UF (104)		
C46 - 0.1 UF (104)		
X1.Y2.Y3.Y4.Y5.Y6 - 10.000MHZ 1470U Crystal		
C47 - 0.01 UF (103)		
C48 - 0.01 UF (104)	D1.D2 - 194149 or equivalent	
C49 - 0.1 UF (104)		
C50 - 0.1 UF (104)		
C51 - 150 pF (151)		
C52 - 330 pF (331)		
C53 - 150 pF (151)		
C54 - 35 pF variable*		
C55 - 17 pF variable or higher		
C1 - 22 pF ( 22 )	R1 - 1M ohms (brown-black-blue)	
C2 - 22 pF ( 2 )	R2 - 47K (grey-orange)	
C3 - 22 pF ( 2 )	R3 - 47K (grey-orange)	
C4 - 0.01 UF (103)	R4 - 10K (brown-black-orange)	
C5 - 0.01 UF (103)	R5 - 47 (grey-orange)	
C6 - 0.1 UF (104)	R6 - 1M (brown-black-blue)	
C7 - 5 pF ( 5 )	R7 - 1M (brown-black-blue)	
C8 - 5 pF ( 5 )	R8 - 10K variable	
C9 - 560 pF (561)	R9 - 22 ohms (red-red-black)	
C10 - 5 pF ( 5 )	R10 - 10K (brown-black-orange)	
C11 - 330 pF (331)	R11 - 10 (brown-black-orange)	
C12 - 470 pF (471)	R12 - 15K (brown-orange)	
C13 - 560 pF (561)	R13 - 10K (brown-black-orange)	
C14 - 470 pF (471)	R14 - 13K (brown-black-orange)	
C15 - 330 pF (331)	R15 - 10K (brown-black-orange)	
C16 - .001 UF (102)	R16 - 4.7K (yellow-orange-red)	
C17 - .001 UF (102)	R17 - 220 (red-red-brown)	
C18 - 0.01 UF (103)	R18 - 47K (yellow-orange-red)	
C19 - 0.01 UF (103)	R19 - 470 (yellow-orange-red)	
C20 - .001 UF (103)	R20 - 100 (red-red-red)	
C21 - 47 pF ( 47 )	R21 - 100 (brown-black-brown)	
C22 - 47 pF ( 47 )	R22 - 10K (brown-black-orange)	
C23 - 35 pF variable	R23 - 470 (yellow-orange-red)	
C24 - 0.1 UF (104)		
C25 - 0.1 UF (104)	L1 - 10T 130 T-37-6 tapered	
C26 - 0.1 UF (104)	L2.L3.L4 - 11T 426 T-37-61	
C27 - 0.1 UF (104)	L5.L6 - 11T 326 T-37-52	
C28 - 220 UF electrolytic	L7 - 32T 810 T-31-2	
C29 - 0.1 UF (104)		
C30 - .001 UF (102) removed	Q1.Q2 - MP102 JFET	
C31 - 0.1 UF (104)	Q3 - 2N3906 FET	
C32 - 100 UF electrolytic	Q4-Q5.Q6 - 2N2222 MPS metal	
C33 - 3.3 UF electrolytic	Q7 - 2SC799	
C34 - 0.1 UF (104)		
C35 - 0.01 UF (103) removed	T1.T2 - 10.7 MHz IF xtal 7MHz	
C36 - 35 pF variable removed	T5.T6 - 10.7 MHz IF xtal 7MHz	
	C17 - 47 pF ( 47 )	T4 - 10.7 MHz IF xfar 7MHz
	C38 - 47 pF ( 47 )	T3 - 9.15 MHz FT-37-43 (42.8 MHz)
	C39 - 2 pF ( 2 )	T5 - 7.75 MHz FT-37-43 (42.8 MHz)
	C40 - 22 pF ( 22 )	T7 - 7.75 MHz FT-37-43 (42.8 MHz)

TRANSCEIVER 14MHz - STRANA SOUČÁK

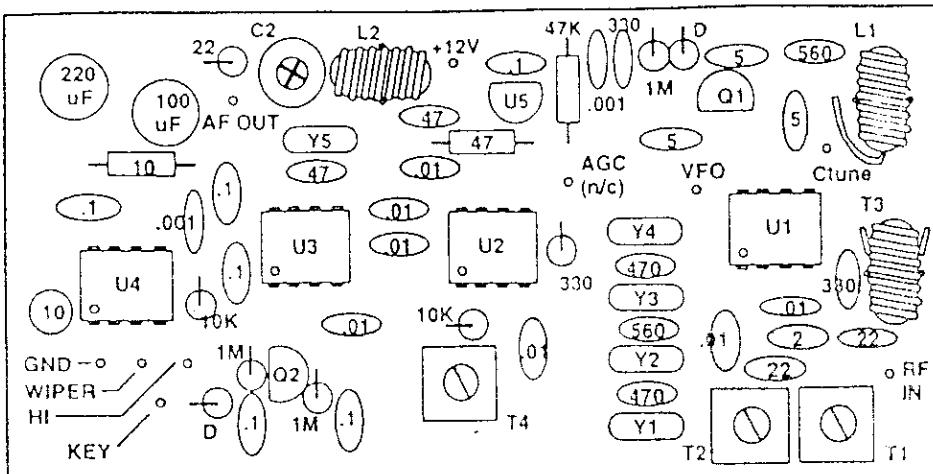


**DESKA PŘIJIMAČE**

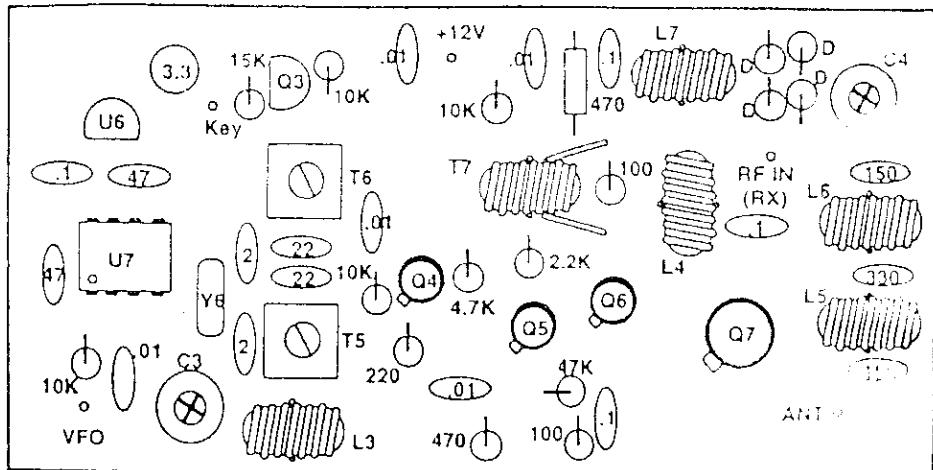

**DESKA VÝSTAVCE**


TRANSCEIVER 14MHz - ITALA - SPJU

86

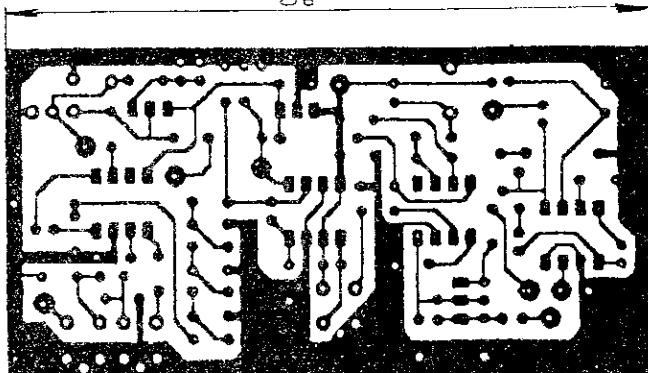


DESKA PŘIJIMAČE

86

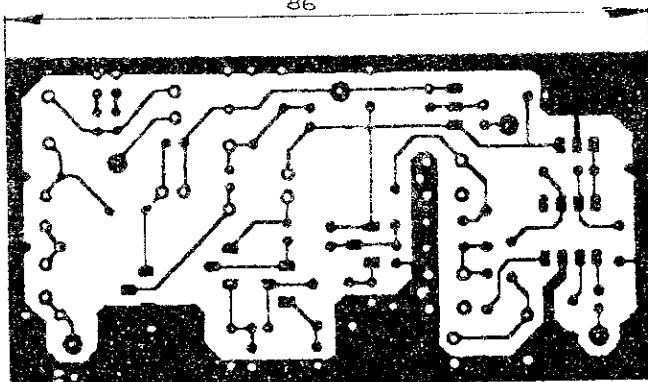

DESKA VYSÍLÁČE

dotisk. -oprava

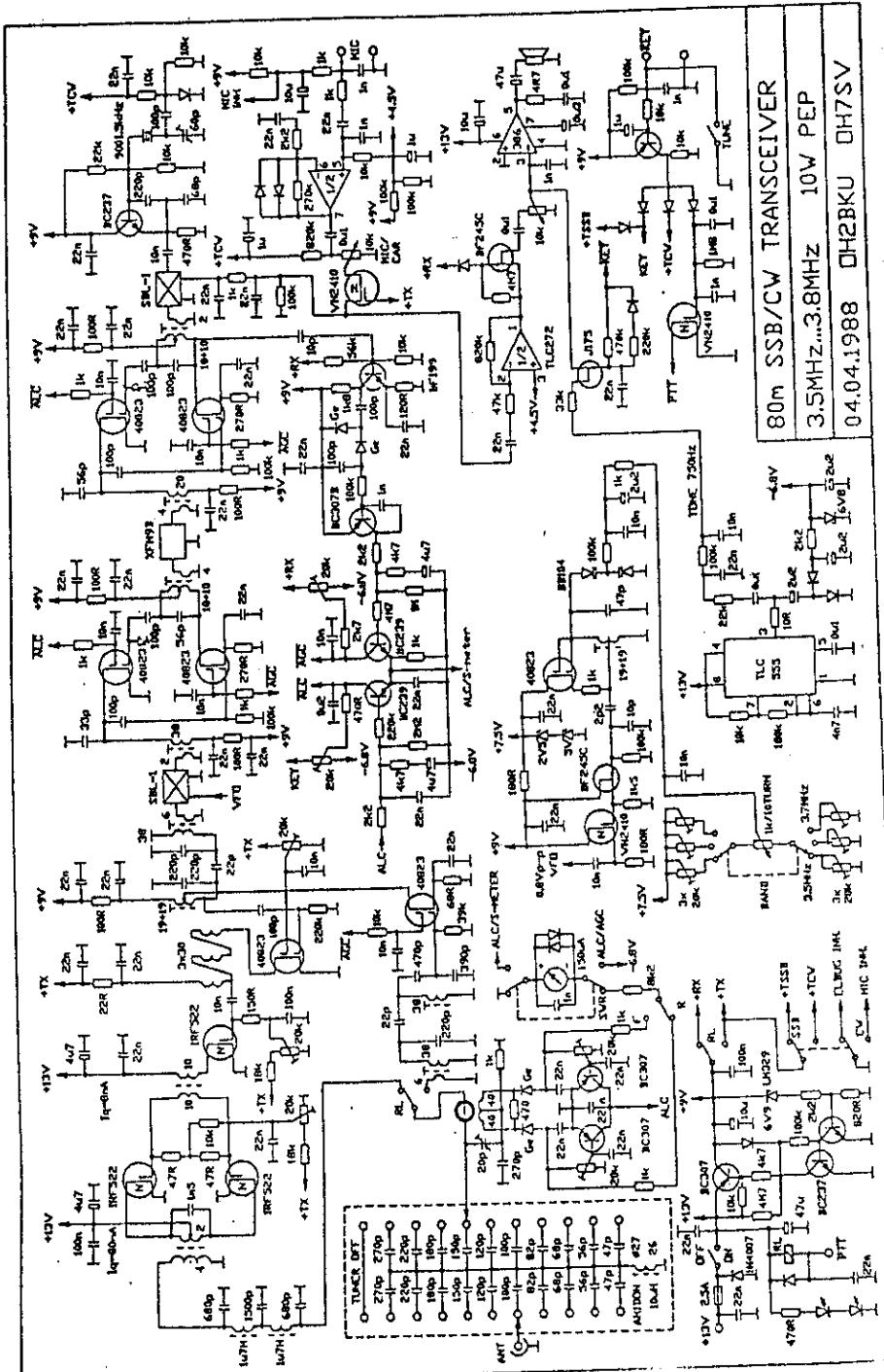

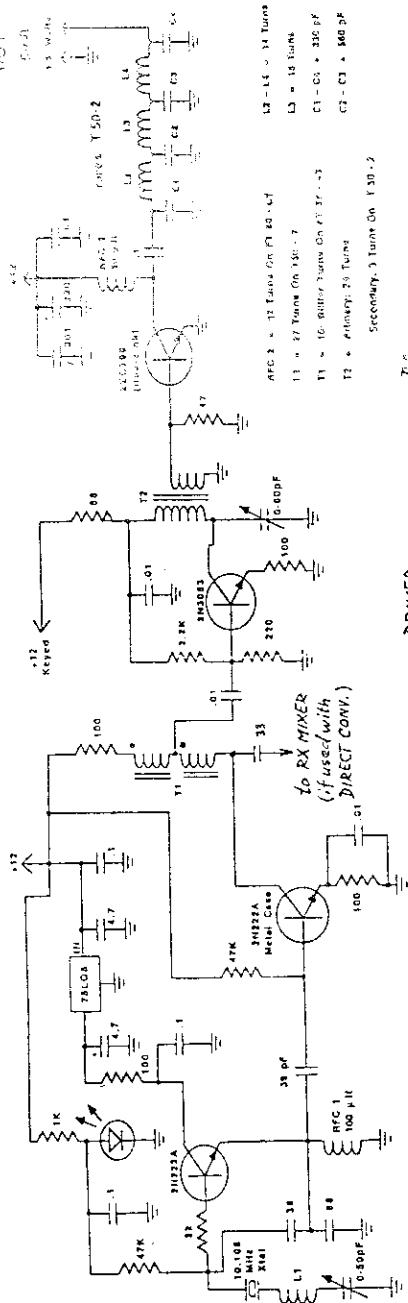


Figure 1. Schematic for the junk box 30 meter pretzel rig.

Návrh vysílače byl původně na 18 MHz, ale z nedostatku krystalu nakonec skončil na 10,1 MHz.


Montáž je na dvou kusech oboustranně plátovaného cuprextitu metodou "odstrašující konstrukce". Jako pájecí body byly použity rezistory 1/2 Mohm a více/. Potřebné propojení jsou provedena drátem, viz obr. A. Kabel k ANT je připájen přímo na výstupní filtr /L4,C4/. Krystal je pájen přímo, bez objímky, ale opatrne, aby nedošlo k jeho poškození teplem.

#### Obvody:

K zajištění stability frekvence je použito VXO. Napětí pro VXO je stabilizováno ve dvou různých stupních. První - stabilizátorem 78L08, který napájí obvod kolektoru tranzistoru. Druhý - dioda LED /červená/ je použita jako zdroj 1,5 V pro bázi tranzistoru. LED dioda je pro mne laciný "regulátor". Při použití malé indukčnosti L1 /tahací cívky/ lze nastavit přeladitelnost VXO. Velikost indukčnosti není kritická /10÷25 µH/, záleží na počtu závitů a na jádru, i na schopnosti krystalu "dát se rozladit". S krystalem 10,110 MHz v sérii s kondenzátorem 0-50pF jsem dosáhl rozladění "nahoru" až na 10,122 MHz, při zapojení s indukčností a kondenzátorem je rozladění "dolů".


Pokud je používán samostatný přijimač, bude signál VXO slyšet. V tom případě musí být napájecí napětí pro VXO vypínáno. Je-li signál VXO používán pro přenosměšující přijimač, pak je napětí +12V pro VXO připojeno stále a signál do směšovače RXu lze odebírat přes C 33pF z kolektoru oddělovacího stupně.

VF z VXO je vedena do oddělovacího stupně /BUFFER/. Transformátor T1 v kolektoru přizpůsobuje impedanci na bázi tranzistoru budícího stupně /DRIVER/. Tento stupeň má v kolektoru laděný obvod /primer T2+60pF/, laděný na střed pásmu 10,1 MHz. Zvyšuje to účinnost buzenia a snižuje úroveň harmonických. Tri-

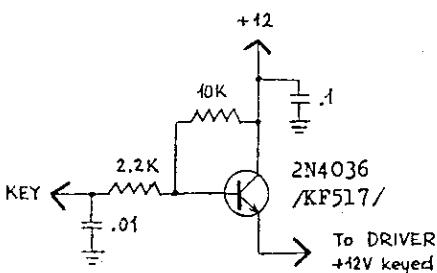

Obr.2. Klíčovací obvod.

Figure 2. Schematic for an optional keying transistor and how you would interface it to the project.

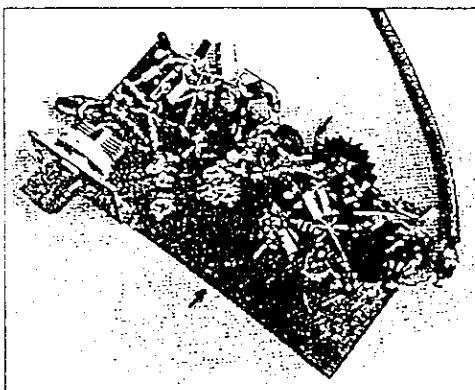

Obr.3. Konstrukce TXu na 30m.

Photo A. The junk box rig on 30 meters. Note the preset between the buffer and the driver transistor.

Tab.1. Základní údaje tranzistorů.

Typ	držák	$U_{ce}$	$I_c$	$P_{tot}$	$F_{max}$	$\beta$	náhrada
2N222A	S:IN	75V	0,8A	0,5W	> 250MHz	>100	= KSY62B, KSY21
2N3053	S:IN	60V	0,7A	1W	> 100MHz	50÷250	= KF508, KF630
2SC799	S:IN	80V	1,5A	1OW	> 250MHz	50÷90	= BD139, KT904

Tab.2.

RFC1	48 záv. 0,15 CuL						
RFC2	15 záv. 0,30 CuL						vinuto na feritové toroidy
T1	2x10 z. 0,20 CuL						Ø 10mm, N1, žlutý, AL ≈ 43
T2	10 záv. 0,20 CuL						
	+2 záv. 0,30 CuL						
L2-L4	4 záv. 0,50 CuL	+ C1, C4 309pF /270+39/,					C2, C3 560pF
L1	12+25 záv. 0,20 CuL	na ferit.toroid Ø 10mm, N05, modrý					
		/nebo na kostříčku Ø 5mm s jádrem 20+50 záv. 0,10 CuL.					

/ Kopie ze " Amateur Radio Today - October, 1993 " zaslal OM3TBG /

- CK1FVD -

mr., označený na schématu 60 pF, autor složil z pevné kapacity 37pF a trimru 40pF. Napětí +12V pro budící stupeň je klíčováno přes spínací tranzistor /obr.2/. Vysílač je takto klíčován velmi dobře.

Buzení pro PA stupeň je přes transformátor T2. Sekundární vinutí je zatíženo rezistorem 47 ohmů, což přispívá ke stabilitě stupně. Napájení kolektoru je přes vf tlumivku RFC2. VF výkon /asi 1,5W/ je veden přes oddělovací kondenzátor 100 nF /.1/ a 7-pólovou dolní propust na ANT tuner nebo přímo do antény. Tranzistor PA stupně musí mít chladič /příkon 3W/ !

Klíčovací stupeň je na obr.2. Zapojení je velice jednoduché a nepotřebuje další popis. Klíčované napětí +12V je připojeno na rezistor 68 ohmů a napájí tranzistor oddělovacího stupně.

Na fotografii je vidět spojení obou kusů desek mezi oddělovacím stupněm /BUFFER/ a budicem /DRIVER/.

Foužité tranzistory a materiály /toroidy AMIDON/ lze nahradit tuzemskými výrobky podle tabulky 1. a 2. /info OK1FVD/.


# ANTENNÍ REZONANČNÍ TUNER

Je to varianta z "QRP klasiky" od W1FB. Tuner nepotřebuje k vyladění antény PSV-metr. Ladí se na maximum antenního proudu, čímž se dosahne nejnižšího čísla PSV.

Základem zapojení je vf transformátor L1/L2. Poměrem počtu závitů  $L1:L2=1:10$  je transformována nízká vstupní impedance na vysokou. K indukčnosti L2 lze paralelně připojovat cívky L3, L4 nebo L5 podle zvolených pásem. Měřící obvod s L6 je vf proudový transformátor s diodou a měřicím přístrojem.

Ladění: kondenzátor C2 nastavíme asi na 1/5 kapacity, čímž změníme vazbu s antenou. Kondenzátorem C1 vyladíme obvod do rezonance, což je indikováno maximální výchylkou ručky měřicího přístroje 200µA. Citlivost zvyšujeme nebo snižujeme podle potřeby potenciometrem P1. Kapacitou C2 nastavujeme vazbu s antenou a vždy po každé změně dolaďujeme obvod do rezonance kondenzátorem C1. Postupujeme tak dlouho, až dosahнемe maximální proud tekoucí do antény.

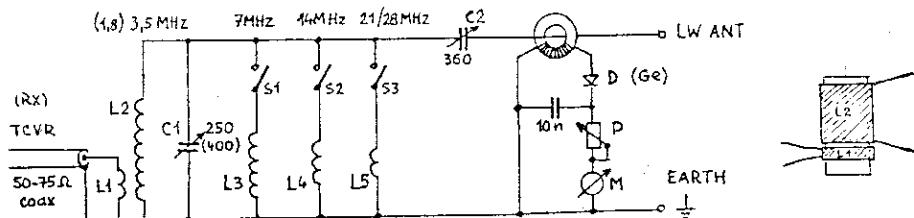Tuner je vhodný tam, kde se používá drátové antena s krátkým svodem - tedy nejlépe u okna HAM SHACKU. /pozn. red.: v mnoha případech pomže značně zlepšit selektivitu jednoduchých přijimačů a zvýšit odlonost vůči silným AM signálům/.



## Součástky:


- L1 kostra Ø 32mm PVC, 5 záv. spojovacím drátem /Ø s izolací PVC 1,8mm/.
- L2 27µH, 50 záv. drátem jako L1, vinuto těsně zévit vedle závitu, vedle L1.
- L3 6µH, 12 záv. drátem 0,95mm CuL, těsně, kostra Ø 32mm.
- L4 2µH, 11 záv. drátem 0,95mm CuL, délka vinutí 17mm, kostra Ø 20mm.
- L5 0,7µH, 9 záv. drátem 0,95mm CuL, těsně, kostra Ø 10mm.
- L6 ferit. toroid Ø 15mm, 10 záv. drátem 0,20mm CuL.
- C1 250pF /pro pásmo 160m alespoň 400pF/
- C2 360pF /rotor i stator musí být dobře odizolován od kostry, je na nám větší vf napětí!/
- P1 50 až 100k potenciometr
- M µA-metr 200µA /pro QRPP 100µA/

Pozn.: toroidem L6 prochází vodič k ANT, pro zvětšení citlivosti měřicího obvodu při QRPP lze z vodiče vytvořit na toroidu 1 závit/.

— OK1FVD —

## BAND 10 mtrs

MINIVYSÍLAČ VKO 28 MHz /F6BCU/.

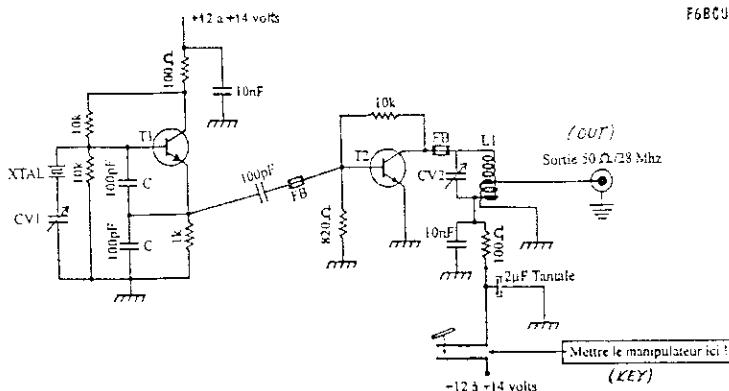


Obvod s T1 je oscilátor s krystalem 14MHz serie HC18. Pomocí CV1 krystal "rozkladujeme" nahoru asi o 15kHz (nifeno na výstupu 28MHz). T3 pracuje jako násobič frekvence - zdvojovač. Obvod L1CV2 v jeho kolektoru je luděn na 28MHz. Výstupní výkon je 20mW/50 ohm.

Kolektoričkový proud  $T_1$  je  $10mA$ ,  $T_2$   $15mA$ .

Soudský:

Sestavení:  
 CV1 otocný kond. 100pF T1 2N2222  
 CV2 trimr 90pF /ze složit T2 BFR91 nebo BFR90  
 ze 39pF + trimr 40pF/ XTAL typ HC18 - 14MHz  
 L1 12záv. 0,40 CUL na toroidu FB ferit. perla /malý toroid/  
 Amidon T-50-6, vazba 2 záv. C 100pF keram. nebo slídový

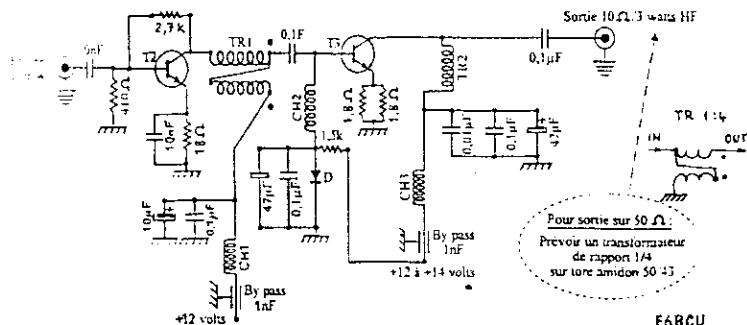LÉTENÍ: VIDEOKOPÁSMOVÝ VF ZESILOVAČ 28+30 MHz /F6BTU/



Autor využívá zesilovač jako budiče výkonového zesilovače. Samostatně jej lze použít i jako koncový stupeň QRP vysílače. Celý zesilovač je linearizován a je tedy vhodný i pro SSB.

Použity jsou dva tranzistory - 2N4427 a 2SC2978. Výstupní výkon je až 3 Wattu/10 ohm. Za výstup je nutné použít transformátor s převodem 1 : 4 a za něj připojit 5-pólovou dolní propust typu Čebyšev k potlačení harmonických frekvencí.

Poznámky k měření při napájecím napětí +13V :

Proud kolektoru T2 bez buzení je 40 až 60mA

Proud kolektoru T3 bez buzení je 100 až 150mA /max.200mA/

Součástky:

T2 tranzistor 2N2222 s chladičem

T3 tranzistor 2SC2978 s chladičem Al 5mm o rozměru 4x8cm /izolovaný od kostry! /

TR<sub>1</sub> 2x 6 záv. bifilární drátem 0,40 CuL na toroidu FT-37-43

TR<sub>2</sub> 15 záv. drátem 0,40 CuL, toroid FT-50-43

D dioda 1N4007

CH<sub>1</sub>,CH<sub>3</sub> vf tlumivka VK200

CH<sub>2</sub> vf tlumivka, 10 záv. drátem 0,40 CuL, toroid FT-37-43

rezistory 1,8 ohm jsou 0,25W, ostatní rezistory 0,125W

### LINEÁRNÍ VF ZESILOVAČ 28-29 MHz 20 WATTU /F6BCU/

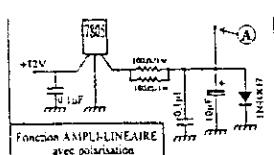


Fig. 1.

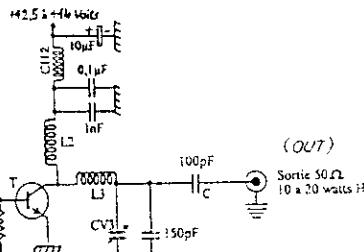


Fig. 2.

F6BCU

Zapojení je na obr.2. Šíře pásma 28-29MHz. Vstupní vf výkon /buzení/ je 1 - 3 W/50 ohm. Vazba je nastavitelná přes trimr CV1. Trimrem CV2 doladíme obvod L1C68pF do rezonance na střed pásmu 28MHz.

Rezistory R1R2 přispívají obvod k nízkému vstupnímu odporu tranzistoru a působí i jako zátěž. Přes tlumivku CH1 je přiváděno "linearizační" napětí ze zdroje /viz obr.1/ na bázi tranzistoru T. Toto napětí se získává z 12V přes stabilizátor napětí 7805, rezistory 100 ohm/1W a diodu 1N4007. Pracovní bod tranzistoru je nastaven do třídy AB. Napájení kolektoru je přes tlumivku CH2 a indukčnost L2. Obvod kolektoru L3CV3 C150pF je laděn na střed pásmu 28MHz. Výstupní vf výkon je podle vybuzeň 10-20W. Vazba s antenou je přes C100pF.

Dioda 1N4007 je upevněna na chladiči tranzistoru T a působí jako teploměrná regulace pracovního bodu. Pro lepší převod tepla je k chladiči přitemlena silikonovou vazelinou.

Kolektorový proud tranzistoru v klidu /bez buzení/ je 150-200mA, v pulzu max 4A při 13,5V.

Součástky:

T 2SC1969 na radiátoru AL 6x12 cm /izolovaný od kostry/

L<sub>1</sub> Ø 5mm - 9 záv. drátem 0,70 CuL, vzduchová cívka  
 L<sub>2</sub> Ø10mm - 6 záv. drátem 0,70 CuL, vzduchová cívka  
 L<sub>3</sub> Ø 5mm - 7 záv. drátem 0,70 CuL, vzduchová cívka  
 CH<sub>1</sub>,CH<sub>2</sub>  
 CV<sub>1</sub>,CV<sub>2</sub>, trimr 90pF, plastikové izolace  
 CV<sub>3</sub> trimr 2x27 ohm/1W  
 R<sub>1</sub>,R<sub>2</sub> 2x27 ohm/1W  
 7805 stabilizátor 5V/1,5A /bez chladiče/

### LINEÁRNÍ VF ZESILOVAC 28-30 MHz 35-40W/60W /F6BCU/

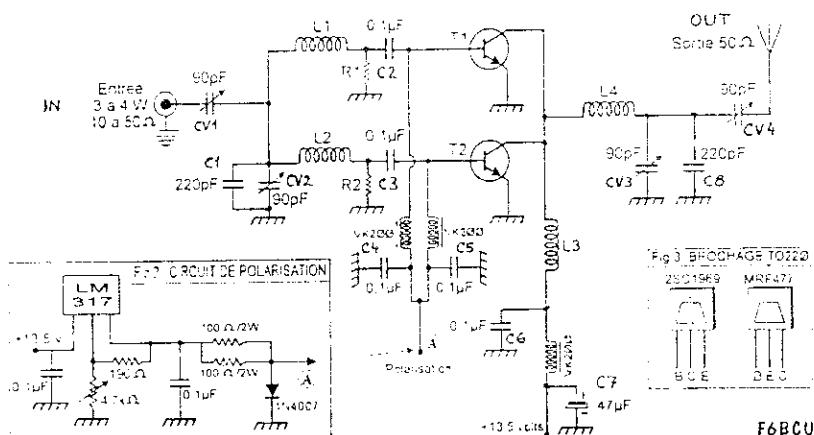


Fig 1 : P.A. 28/30 Mhz - Gain 10dB/Puissance 35 à 40 Watts avec deux 2SC1969  
Gain 13dB/Puissance 60 Watts avec deux MRF477

Lze jej zhodit ve dvou verzích, lišících se jen použitými tranzistory. Tím je dán i maximální výstupní výkon.

Tranzistory jsou zapojeny paralelně. Montáž je na chladiči 13x 9 cm. Zapojení zesilovače je na obr.1.

Zdroj tvrdého napětí pro báze je na obr.2. Rezistorem 4k7 nastavíme takové napětí, aby kolektorový proud  $T_1+T_2$  byl celkem 200mA. Dioda 1N4007 je připevněna k chladiči tranzistorů a "přítmekens" silikonovou vazelinou pro zlepšení převodu tepla. Dioda působí jako tepelné regulace pracovního bodu tranzistorů.

Na obr.3 jsou pouzdra tranzistorů 2SC1969 a MRF477. Rozdíl je ve vývodech elektrod !

"Linearizační" napětí je ze zdroje přiváděno přes vf tlumivky na báze  $T_1$  a  $T_2$ .

Iřivádny budicí výkon na vstup je 3-4W/10 až 50 ohm. Vazba na následující laděný obvod je přes CV1. Laděný obvod buzení je C1,CV2 L1,L2 - ladeno trimrem CV2 na střed písma. Při změně vazby /CV1/musíme obvod doladit trimrem CV2.

Výstupní obvod L4,CV3,C8 je laděn na max. výkon. Vazba na antenu je přes trimr CV4. Při změně vazby s antenou je třeba výstupní obvod doladit trimrem CV3.

Součástky:

L1,L2	kostra Ø 6mm, 10 záv. drátem 0,20 s plast. izolací, délka vinutí 11 mm.
L3	kostra Ø 9mm, 9 záv. drátem 0,80 s plast. izolací, délka vinutí 13 mm.
L4	na Ø 9mm 5 záv. drátem 1mm, délka vinutí 10 mm
C1,C8	220pF keramika
CV	trimr 90pF, plastik. izolace
R1,R2	10 ohm/1Watt
T1,T2	2SC1969 /verze 35-40W/: proud při vybuzení 7-8A/13,5V ERF477 /verze 60W/: proud při vybuz. 9-10A /13,5V

---


VXO 28 MHz a lineární zesilovače byly převzaty ze čtvrtletníku "La Pioche" - REP. Výkonné zesilovače 20W a 60W jsou uvedeny pro úplnost a přehled "jak se to dělá jinde". Pracovní body jsou nastaveny do třídy AB. Zesilovače jsou tedy vhodné i pro SSB.

Pro ty radioamatéry, kteří si některé zařízení na 28 MHz chtějí postavit a nemají toroidy AMIDON, uvádím informativní hodnoty na tužské feritové materiály.

<u>VXO 28 MHz</u>	L1      tor. Ø 10, NØ5, modrý, 4-5 závitů 0,30 CuL, výška 3/4 záv. /prevléci a přihlout k feritu/
<u>LIN. VF ZES. 3W</u>	TR1     tor. Ø 10, H6, černý, 2x6 záv. 0,30 CuL
	TR2     tor. Ø 10, H6, černý, 6-8 záv. 0,50 CuL
	CH1,CH3 na ferit. tyžinku Ø 5,5 15 záv. 0,40 CuL
	CH2     tor. Ø 10, N1, žlutý, 31 záv. 0,30 CuL
	TR 1:4   na dvouotv. jádro 15x11x8 2x4 záv. 0,50 CuL, konce zapojit podle sche- matu /zášetky označené/
<u>LIN. VF ZES. 20W</u>	CH1,CH2 na ferit. tyžinku Ø 5,5 15z. 0,90 CuL
<u>LIN. VF ZES. 60W</u>	VK2Q    na ferit. tyžinku Ø 5,5 15z. 0,90 CuL

— OK1FVD —

---

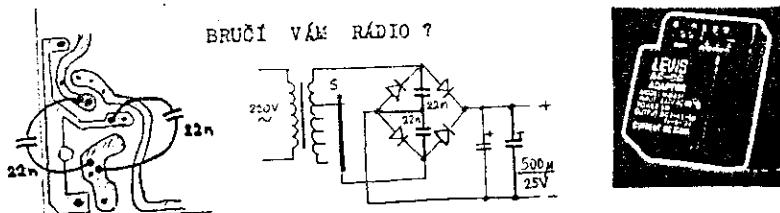


Před časem jsem si koupil tento zdroj. Po připojení k rozhlasovému přijímači a naladění na některou stanici byl v reproduktu silný brum /asi 100Hz/. Paralelní připojení elytu 500μF na výstup témito nepomohlo. Tepřve připojení kapacit 22nF ke dvěma diodám tento nepříjemný brum odstranilo.

OK1FVD
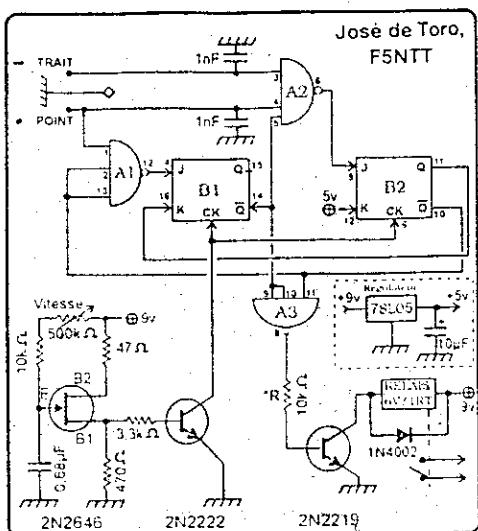
# UN MANIPULATEUR ELECTRONIQUE ULTRA SIMPLE

VELMI JEDNODUCHÝ  
ELEKTRONICKÝ KLÍČ  
F6NTT



## Charakteristika:

- pracuje synchronně v logice TTL
- možnost plynulé regulace rychlosti
- automatické nastavení délky těček a čárek
- napájení +6 až 13,5V /trypické 9V/
- používá standardních TTL obvodů
- 74LS10, trojice trivstupových pozitivních logických článků NAND, pin 7 je, při litinovém 74LS76, dvojice klopných obvodů J-K, vybavených vstupem nulováním a nastavením.

## Pozn. ke konstrukci.

Použité relé je na 6 až 9V. Resistorom \*R nastavujeme spolehlivé spínání relé. Dioda IN4002 je na 100V/1A.


/Převzato z bulletinu "LA PIOCHE" de la Union Française des Télégraphistes, Numero 4/94/.

OKJ FVD

VŠEPASMOVÁ ANTENA W1HXU dle FA 12/68


Rezonanční frekvence

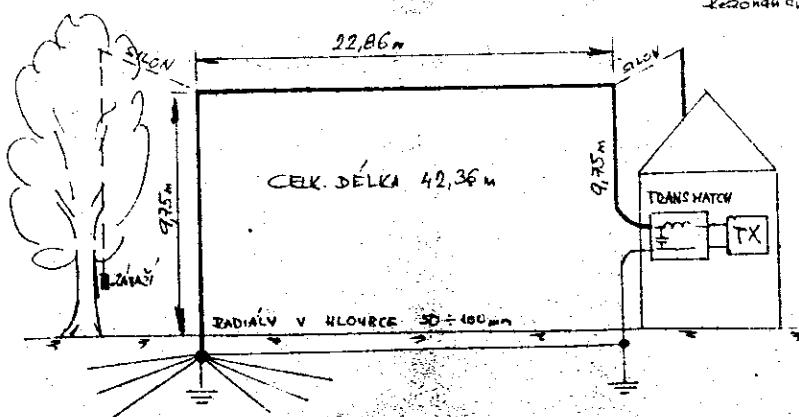3,5 MHz  
7,1 MHz  
10,8 MHz  
14,2 MHz  
17,9 MHz  
21,1 MHz  
24,4 MHz  
28,3 MHz



# SMĚROVÁ J-ANTENA PRO 2 M

QST duben 87

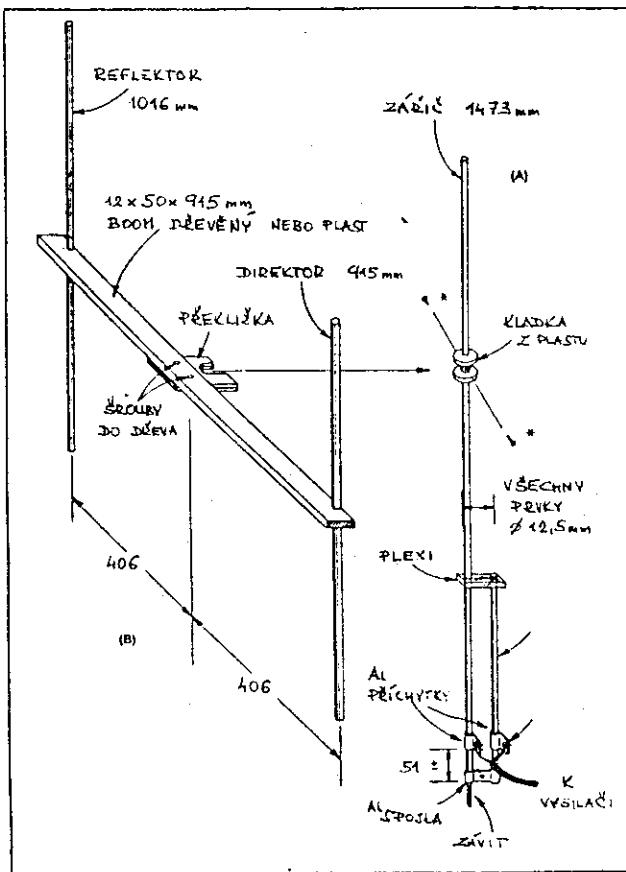

# Kuličkový převod pro ladící mechanismy transceivru.

Josef Dvořák OK1VGN

V uplynulém období na jednotlivých setkáních radioamatérů kde byly vydány sborníky s návody na stavby TCVRů mimo přijímače pro KV i VHF pásmá byly hlavně popisovány části týkající se zapojení obvodů tištěných spojů, méně však bylo věnováno pozornosti oblasti mechanických částí a jejich vlastního provedení. Jedním z nejdilettantějsích částí výše uvedených zařízení je i ladící mechanismus kvalitního ladícího převodu, který spolehlivě provádí ladění bez mršvého chodu.


- Způsobů řešení převodů pro ladění je několik, jako např.:  
- ladící převod pomocí kladíček a převodového lanka  
- třecí ladící převod  
- převod pomocí ozubeného soukoli, kde jedno ozubené kolo je rozdělené a pomocí pružin vymezuje mršvý chod  
kuličkový převod

Jedním z kvalitních ladících převodů je i převod využívající tření otácejících se kuliček na různých průměrech. Tento převod po stránce zhotovení není náročný, vyžaduje pouze zhotovení dílu na soustruhu včetně ručního zpracování - drobné zámečnické práce.

Navrhovaný převod využívá k dosažení optimálního převodu pro ladění tři kusy kuličkového ložiska typu EL 6, kde vnitřní uložení je průměr 6 mm, což je běžný průměr pro hřídele ovládacích prvků. Pokud by navrhovaný převod byl měliš velký je možno počít kuličkových ložisek zmenšit, čímž se sníží převodový poměr a dojde ke zkrácení (zmenšení) vlastního převodu.

Mnogo údaru při zhotovování převodu a jeho užívání přeje

Josef OK1VGN

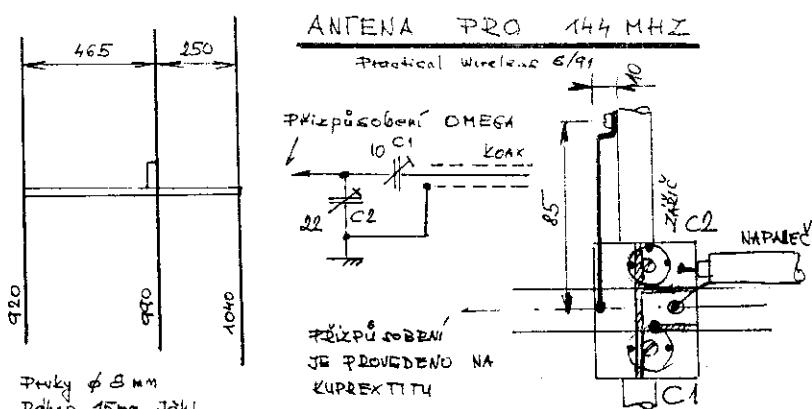

## KULICKOVÝ PŘEVOD

List číslo


1





C. výk. testovací 3-00 - 01

Množství

## PRO JEDNO PROVEDENÍ

Pořadí	Čís. výkresu	Počet kusů	Pojmenování	Osuč. ne výk.	Váha		Materiál	Poznámka C. výkresu
					1 kusu	celkem		
1	4-00-02	1	PODZDRO I.	1			11373.0	
2	-	-	NEOBRAZENO	-			-	
3	ČSN	3	LÓŽISKO KULICKOVÉ	3			024634 EL 6	
4	4-00-03	1	PODLOŽKA	4			11107.0	
5	4-00-04	2	SPOJKA	5			11373.0	
6	4-00-05	1	SPOJKA	6			"	
7	ČSN	1	PROHNUTA PODLOŽKA	7			021734 φ 6,4	
8	4-00-06	1	VÍČKO	8			11373.0	
9	4-00-07	1	PRUŽNÁ PODLOŽKA	9			SILICOM. KAVEČK G 15.10	
10	4-00-08	1	OEP	10			11979.0	
11	4-00-09	1	PODZDRO II.	11			11373.0	
12	ČSN	4	SŘOUB M 3 x 25	12			021131	
13	ČSN	8	PODLOŽKA φ 3,2	13			021702	
14	ČSN	4	MATICE M 3	14			021401	

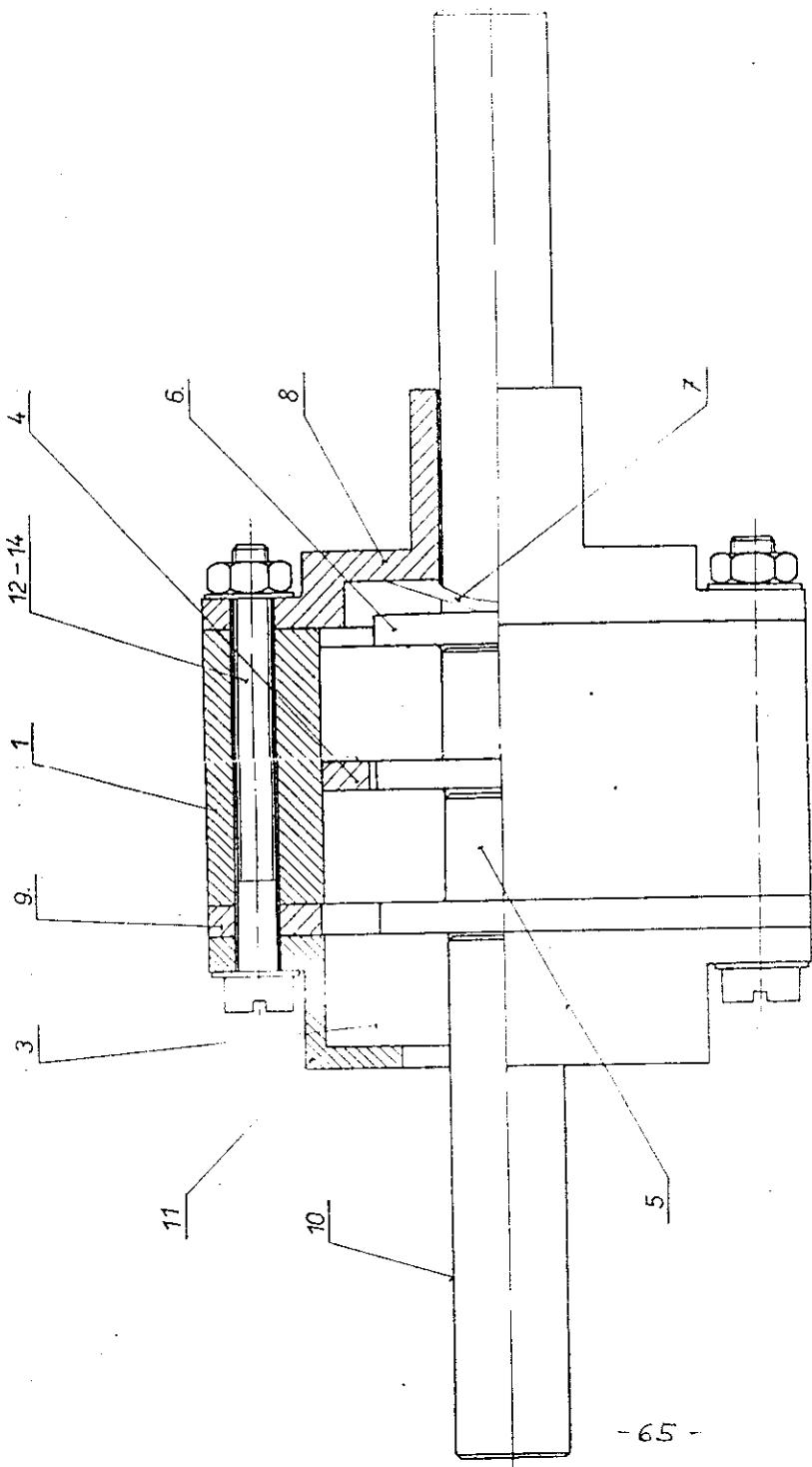

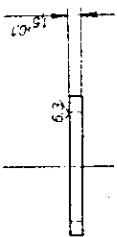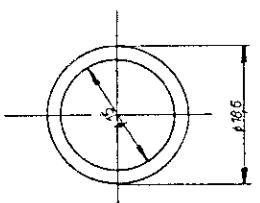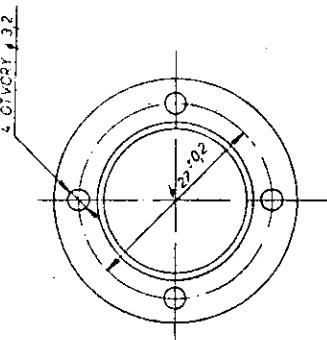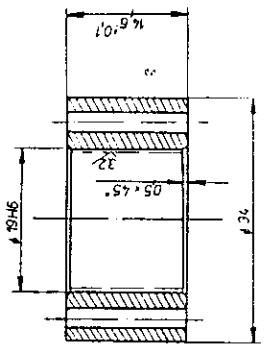



Základní charakteristiky		Hmotnost a kapacita do hmotnosti	
číslo	popis	hmotnost kg	kapacita kg
2.1	TYČ OCÉLOVÁ 2 ČSN 42 65 10.12 - 11 107.0	110 500 320	001

Základní charakteristiky		Hmotnost a kapacita do hmotnosti	
číslo	popis	hmotnost kg	kapacita kg
2.1	KDRMOVAT OLE P30 377-30µm TYČ OCÉLOVÁ 40 ČSN 42 65 10.12 - 11 107.0	110 522 340	001

Základní charakteristiky		Hmotnost a kapacita do hmotnosti	
číslo	popis	hmotnost kg	kapacita kg
2.1	POUZDRO I	4-00	03



PODLOŽKA

02

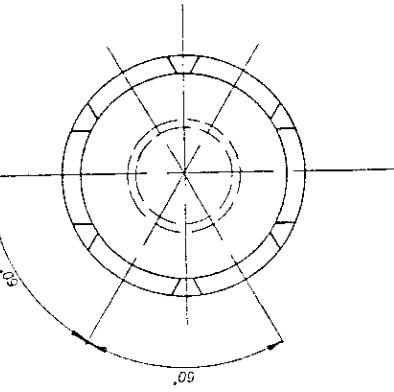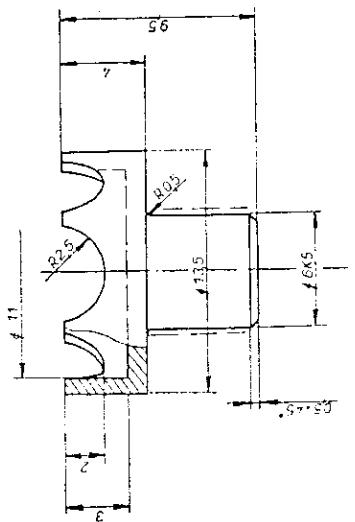



KADMNOVAT DLE PJO 3717-30 mm PLICOVU OZN. — — CHRÁNIT  
MATERIAŁ TIC OCIEŁOWA 14 CSN 42 65 10.12 - 11 373.0  
Kode 110 522 314

5:1

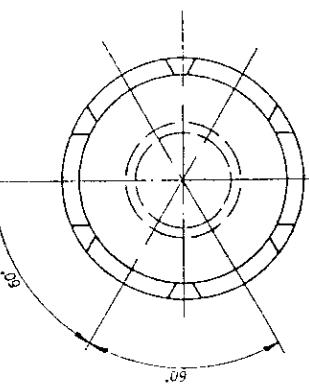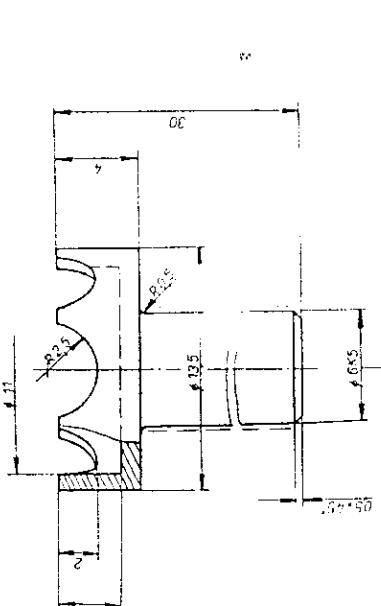

KADMNOVAT DLE PJO 3717-30 mm PLICOVU OZN. — — CHRÁNIT  
MATERIAŁ TIC OCIEŁOWA 14 CSN 42 65 10.12 - 11 373.0  
Kode 110 522 314



5:1

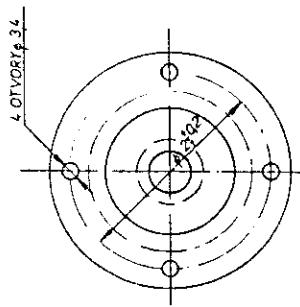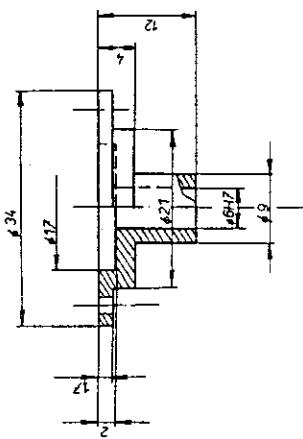

Tiskovna - KADHOVAT DLE P30 3717-30,um  
Materiál: TYC OCÉLOVÁ 40 ČSN 42 65 10 12 - 11 373,0  
Materiálový kód: 110 522 30

Znamení	Kód	Průměr	Výška	Materiál	Výrobek	Materiál výroby	Výrobek výroby	Materiál výroby výroby	Výrobek výroby výroby	Materiál výroby výroby výroby
2:1										

VÍČKO

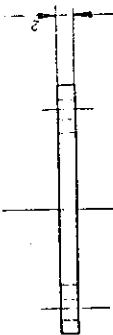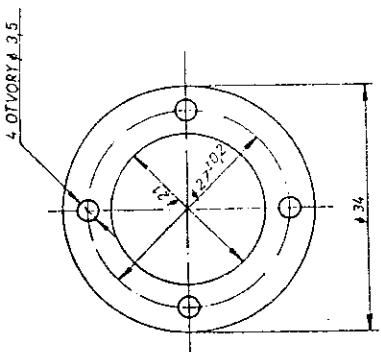

Tiskovna - STUROVÝ KAUČUK G 15 10  
Materiál: 310 255 100

Znamení	Kód	Průměr	Výška	Materiál	Výrobek	Materiál výroby	Výrobek výroby	Materiál výroby výroby	Výrobek výroby výroby	Materiál výroby výroby výroby
2:1										

PRUŽNÁ PODLÖŽKA H-D0




# Několik drobností .

Jiří Potáček, OK1DED
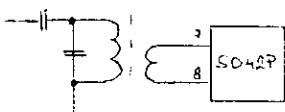
## Úprava Kolibříka:

Upravil jsem transceiver Kolibřím v oblasti směšovače. Použil jsem obvod SO42P a to stejným způsobem jak bylo v RXu pro 7MHz v OQI č.19. Rozdíl je jen v tom, že druhá cívka pásmové propusti je připojena oběma konci sekundárního vinutí přímo na směšovač.



V této úpravě (vše ostatní je původní zapojení) chodí celé zařízení bez nejmenších problémů.

V OQI č. 12 jsem propagoval miniaturní kvartalek WN704.., který se k použití v jednoduchých QRFF zařízeních dobře hodí. Také svojí cenou, stále jej lze zakoupit v prodejně Kutil v Truhlářské ulici v Praze za 4,90 Kč. Jmenovaný kondenzátor má 2x270 pF a 2x22,5pF. V původních zařízeních jsem používal vždy jednu sekci 270pF. S tou se parádně rozladovalo, ale později při použití v transceivru mi dělalo potíže rozladění RITu v poloze nad 150pF výše z důvodu nepoměru kapacity kondenzátoru a varikapu, který zde byl markantně vidět. Nyní kdy stavím TRX pro 21MHz dělal jsem pokusy s využitím sekce 22,5pF. Jedna sekce nebyla nic moc, ale při zapojení obou sekcí paralelně se kýžený výsledek dostavil. Krystal 10625kHz jsem pohodlně rozladil z 10610 na 10500kHz, což je po zdvojení na patnáctku více než vyhovující. Na dobré rozladění má i kladný vliv velký poměr mezi Cmin a Cmax , Cmin je zde skutečně malé.

Kondenzátor WN704.. má velmi krátkou hřídel, takže je ji nutno nastavit. Jde to dobře a bez možnosti práce na soustruhu, máme-li kousek duralové trubičky průměru 6/4mm, ze které se dělají jednotlivé prvky na Yagini VKV. Délku L volíme podle potřeby či podle šroubu, který máme. Je třeba převrtat trubičku v délce L podle průměru hlavy šroubu, což lze snadno v prizmatickém svéráku pod vrtačkou stačí-li nám délka L asi do 30mm. Stačí -li nám délka do 15 mm lze to zvládnout i s ruční vrtačkou a svérákem na stole. Dále je třeba vypilavat zářez proti tvaru na hřídeli kondenzátoru. Nemáme-li frézku, což je nejčastější případ, je zapotřebí si pohrát s jehlovými pilníky, aby to nešmajdalo.

## ANTENA PRO 2m


ALEŠ BERAN OK1XOX

Ve Vašem posledním sborníku jsem si přečetl příspěvky na téma jednoduchých antén pro 145 MHz, např. z držáku vodiče od el. žehličky. Protože je velké množství amatérů, kteří používají předávací VXW010, VXW020, VXW100, PR21 popř. jiné HM TCVRy s "pardubickým" antenním konektorem a současně jsou k dostání původní prutové antény pro pásmo 80 MHz, pokusil jsem se je sestříhat pro dvoumetr bez nutnosti pracně a neesteticky rozdělávat původní prodlužovací čívkou v patě antény.

Své zařízení s 75-ti Ohmovým výstupem TX-u jsem připojil na zdroj 12 V přes ampérmetr (nejlépe digitální, aby byly patrné i drobné odchylinky v příkonu PA) a našroubovanou původní 80 MHz anténou, zařízení jsem upevnil v dostatečné vzdálenosti od okolních předmětů tak, aby anténa směřovala vzhůru a začal se zkracováním za současného sledování klesajícího příkonu PA. Vém případě - u PR21 - se jednalo o pokles z 85 mA na hodnotu 62 mA, kdy by další zkracování vedlo k opětovnému vzrůstu příkonu PA. V tomto okamžiku by protová anténa měla být nejlépe přizpůsobena ke koncovému stupni.

Takto zhotovená anténa je upravena za několik minut, je zachován původní vzhled a má kratší prutový záříč, což ocení ti, kteří častěji stanicí přednášejí. Pokusným měřením vyzářeného výkonu, které provedly stanice se mnou sousedící na direktním vnitrotu na vzdálenost cca 2 km bylo zjištěno, že tato zkrácená anténa díky svému dobrému přizpůsobení výkazovala na S-metrech protistanicí například lepší výsledky než "pouze ustřížený" proutek délky 52 cm.

viz. Několik drobností str. 70

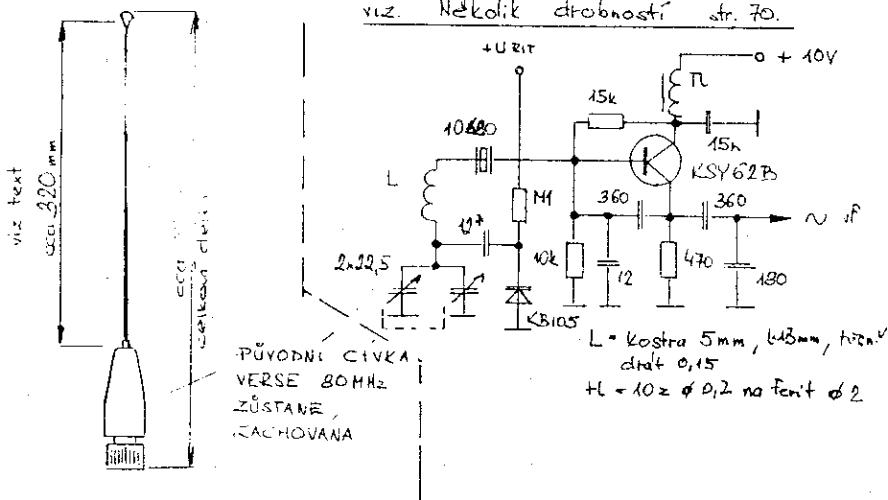

## Nízkošumový anténny zosilňovač.

Schéma Anténneho zosilňovače, konštruovaného s plochými rezonátormi, ktorý pracuje v 70 cm /430 MHz/ sa nachádza na obr.1. Nízka úroveň šumu je dosiahnutá použitím vhodného tranzistoru. Zosilňovač má zosilnenie cca 15 dB. Má dobrú linesitu a pomerne dobrú odolnosť voči krízovej modulácii. Vstupný, ako aj výstupný rezonátor sú vyhotovené z odrezkov plošného spoja a pripojené na vstupný a výstupný konektor s impedanciou 75 Ohm. Rezonátory sa doležujú kapacitami C2 a C4.

Zostava zosilňovača, jeho súčiastky s udanými rozmermi sa nachádzajú na obr.2. Teleso /kostre/ zosilňovača je zhodové- ná z kvalitného plošného spoja o sile 1 mm. Súčiastky zosil- ťovača sú spájané pájkou z vnútornej strany. Prepážka, viď obr.2b, je vyhotovená z medenej /alebo mosadznej/ fólie o hrúbke 0,5 mm. Dôležité je, aby všetky spoje boli pečlivy spájané po celej dĺžke. Týka sa to najmä prepážky, menovite medzi kondenzátormi C2 a C4, ktoré sú tzv."piestového" typu /viď naše zasúvacie sklenené kapacitné trimre, vyrábané pred rokmi do rádioprijímačov Tesla/. Kondenzátory C5 a C6 sú pre- chodkové, s kapacitou do 1.000 pF. C1 a C3 sú keramické, mini- atérne - diskové s pevnnejšími vývodmi. Tlmivky sú smaltované drôtom o priemere 0,3 mm. Tlmivka Dr 1 má 10 závitov saxonosne, Tlmivka Dr 2 je navinutá na odporníku s hodnotou 1 kOhm/l/4W, a má 12 závitov. Ostatné detaily, ktoré nie sú na obr.2 uvede- né sú montované na teleso zosilňovača zvonku. Vstupné napätie /napájacie/+12V je realizované keramickou prechodkou /napr. sklená čapička kondenzátora "pakotrop"/.

Zosilňovač nastavujeme v tomto siede: Najprv ladíme konden- zátorom C4, potom C2, ďalej potenciometrom R5 a opäť kondenzátormi C4 a C2 až pokým nedocielime maximálne zosilnenie. Poloha bezce- potmetra R5 je vhodná pred začiatkom nastavovania v strede odpo- rovej dráhy.


Spracované podľa ruského "Radio" č.11/1975. Pôvodný premen "Radio REF" Francúzsko.  
Originálny tranzistor BFR91/BFR90 bol nahradený typom 2T367A.

OK3WEI  
Pavel Jamerneck


NÍZKOŠUMOVÝ ANTENNÍ PŘEDZE SILOVAC

Obr. 2


Obr. 1

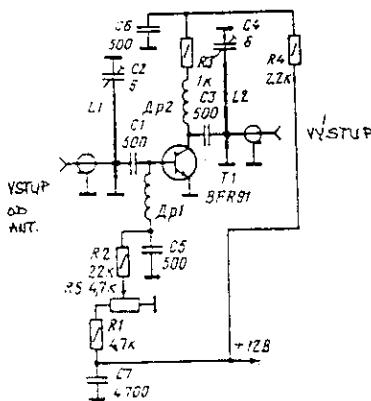

2b

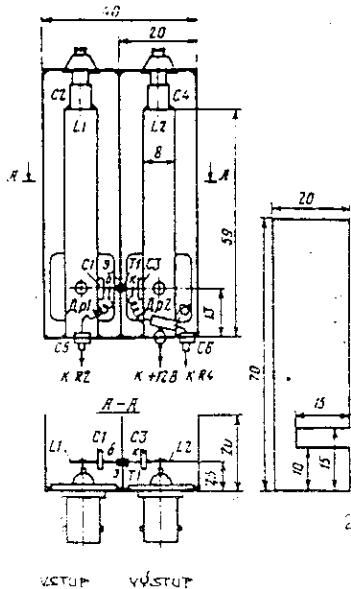


## VARAKTOROVÝ NÁSOBIC

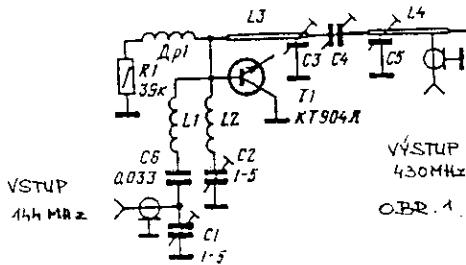

O.P.D. 1

OBR. 2.

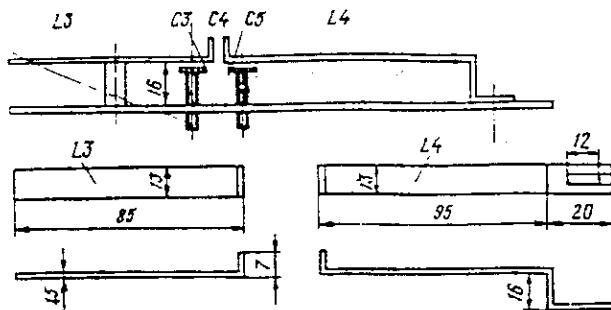

OM3WBM  
Pavel Jamernegg  
ul.Gallayová č.3  
841 02 Bratislava  
Slovenská republika

Varaktorový násobič troma pre pásмо 430 MHz.

---

Schéma násobiča troma je na obr.1.Pre kvalitu varaktora využíva sa vlastnosť prechodu kolektor-báza tranzistora T 1- Vstup násobiča troma je napojený na výstup vysielača s frekvenciou 144 MHz krátkym koaxiálnym káblom impedancie 75 Ohmov.

K výhotoveniu násobiča je potrebný mosadzny plech o hrúbke 1,5 - 2 mm.Z tohto plechu výhotovíme šasi s rozmerami 220 x 70 mm a ostatné jednotlivé súčiastky.Ich nákres,ako i zostava L3,L4,C2,C5 sú na obr.2.

Cievka L 1 pozostáva zo 4 závitov vinutých drôtom sily 1,5 mm na priemere 10 mm,vinutie má dĺžku 20 mm.L2 má 2 závity z drótu 1,5 mm navinuté samosnosne na priemere 9 mm a vinutie má dĺžku 10 mm,timivka Dr 1 má 10 závitov navinutých drôtom o priemere 0,5 mm vinutých na priemere 3 mm.

Pri presnom dodržaní rozmerov súčiastok nerobí nastavenie násobiča žiadne problémky.K výstupu násobiča sa prispája žiarovka 6,3 V/0,28A.Odbočka na výstupnom obvode sa určí na vzdialenosť trubiny dĺžky,od pravého konca /podľa schémy/.

Obvod L 1,C1 sa nastavuje do rezonancie s frekvenciou vysielača.Obvod L2,C2 nastaviť na druhú harmonickú frekvenciu, Obvody L3,C3 a L4,C5 na pracovnú frekvenciu násobiča troma.

Záverom treba podotknúť,že je dôležité väzba obvodov s anténou.


Spracované podľa ruského "Radia" č.3/1976

**RAZÍTKA VYRÁBÍ MNOHO FIREM, SAMO BARVÍCÍ RAZÍTKA DORMI  
POUZE FIRMA**

# **HOBBY - SERVIS REPROGRAFIE**

**JIŘÍ CAPOUŠEK**

**Udělejte dojem s**

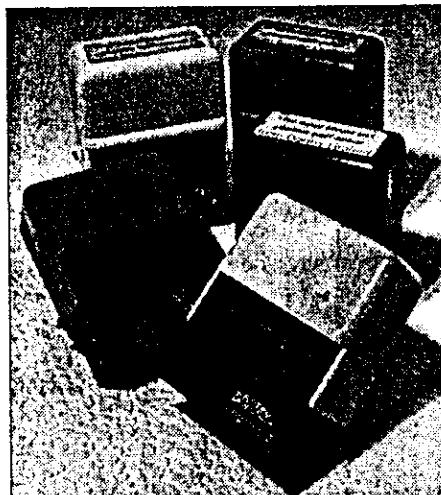

**DORMI**  
jsou lehká  
mají moderní desí  
kvalitní tisk  
odolnost proti nára  
levná oproti  
podobným výrobk

**DÁLE VYRÁBÍME A NABÍZÍME:**

VŠECHNY DRUHY A TYPY RAZÍTEK  
VIZITKY  
LETÁKY  
KATALOGOVÉ LISTY  
TISKOVINY V MALÝCH NÁKLADECH



KOPÍRUJEME DOKUMENTY A3,  
VÝKRESY DO A0  
ZAJISTUJEME POTISK  
REKLAMNICH PŘedmětů  
POTISK IGELITOVÝCH TAŠEK

**NEŽ ZAČNETE PODNIKAT, STAVTE SE U N**

**HOBBY - SERVIS REPROGRAFIE**

VŠEHŘDOVO NÁMĚSTÍ 18, 537 01 CHRUDIM I, TELEFON: 0455 / 430 54

# Sborník

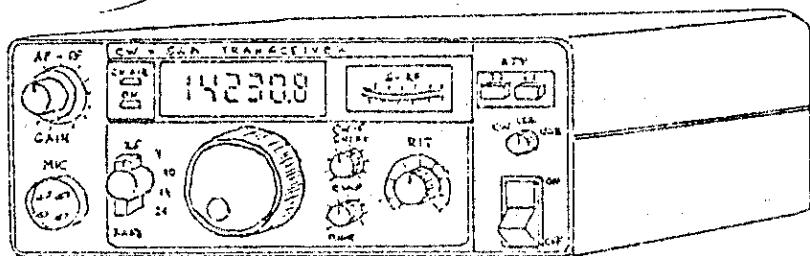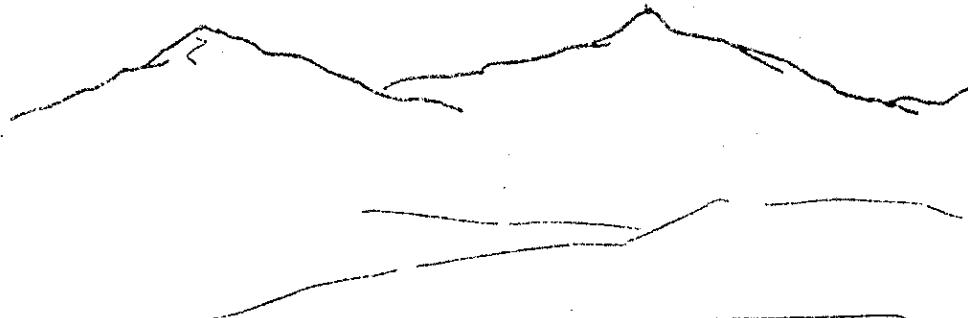

březen

1995

