

RADIOKLUB TŘEBÍČ OK2KAJ

The logo consists of a large circle divided into four quadrants by thick black lines. The top-left quadrant contains the word "SEMINÁŘ" in a bold, sans-serif font. The bottom-right quadrant contains the text "SSB NA UHF PÁSMECH" in a bold, sans-serif font.

SEMINÁŘ

SSB NA UHF PÁSMECH

TŘEBÍČ, LISTOPAD 1977

SSB NA UHF PÁSMECH

1. SSB transvertor 144 na 432 MHz
J. Vaňourek OK1DCI
2. SSB transvertor 144 na 1296 MHz
P. Šír OK1AIY
3. Nová koncepce transvertoru 144 na 432 MHz
Podle UKW - B
4. SSB vysílač pro 1296 MHz
A. Jelínek OK1DAI
5. PA SSB 12W pro 144 MHz s KT7
6. Návrh TCVRu 144 MHz CW, SSB
J. Vaňourek OK1DCI

Sborník připravili: D. Havelka, OK2BST, D. Havelková,
J. Jelínek, OK2BDW, Ing. L. Kouřil,
OK2BDS, J. Maštera, PO OK2KAJ,

Vytiskla BSP propagace, Závodů Gustava Klimenta, Třebíč-Borovina

TRANSVERTOR 2 m na 70 cm. OK1DCI

SSB provoz na 70 cm již není budoucností, ale patří k reálné skutečnosti, nezbytné pro úspěšný provoz v evropských VKV soutěžích. SSB provoz a stále rostoucí počet spojení vyžaduje konstruovat zařízení jako TCVR, nejlépe jako transvertor ke kválitnímu 2 m - TCVRu.

Dále popsaný transvertor je řešen jako doplněk k celotranzistorovému TCVRu na 2 m pásmo s výkonem 120 mW, šumovým číslem RXu 1,8 kTo a provozem SSB a CW.

Transvertor je osazen výhradně tranzistory a lze jej rozdělit na tři části: oscilátorovou část, vysilaci a přijímací část. Oscilátor je řízen krystalem 32 MHz pracujícím v sériové rezonanči. V případě, že pracujeme ze stejného stanoviště současně na 2 m i na 70 cm pásmu je pro zamezení vzájemného rušení žádoucí použít krystalu nižšího než 32 MHz, aby 2 m TCVR, použitý pro 70 cm pásmo pracoval o 0,5 MHz případně až o 1 MHz výše. Vzájemné rušení se tím značně sníží a zároveň se zmenší nežádoucí vyzařování 3. harmonické vstupního SSB (CW) signálu z 2 m TCVRu, která vzniká ve směšovači 70 cm transvertoru. V případě posunutí začátku pásmo 0,5 MHz (t.j. od 144,500 MHz) bude 3. harmonická 1,5 MHz nad výsledným kmitočtem 432 MHz a tento signál je již selektivními obvody za směšovačem transvertoru potlačován. Při posunutí o 1 MHz je 3. harmonická již o 3 MHz nad žádaným kmitočtem a lze dosáhnout jejího účinnějšího potlačení. Přesné nastavení žádaného kmitočtu oscilátoru 32 MHz provedeme kapacitou v sérii s krystalem. Za oscilátorem následuje ztrojovač na 96 MHz, vázaný třiobvodovou pásmovou propustí na další ztrojovač. Třiobvodová pásmová propust účinně potlačuje nežádoucí harmonické oscilátorového kmitočku (nepodceňovat spektrální čistotu výstupní-

ho signálu oscilátoru do směšovače). Následující ztrojovač je osazen tranzistorem KSY71 (KSY62B na tomto stupni dává nižší výkon), v jehož kolektoru je zapojena pásmová propust na kmitočtu 288 MHz. Emitorový odpor KSY71 musí být dokonale blokován bezindukčním kondenzátorem (nejlépe kapacitní "čip" zapuštěný do desky s plošným spojem). Kolektor KSY71 je připojen na odbočku na 1. závit u L5. Výstup pro TX je na 0,8 závitu a pro RX na 0,3 závitu cívky L6. Všechny tlumivky v oscilátorové části transvertoru jsou provedeny jako vzduchové cívky vinuté smaltovaným Cu drátem. K naladění obvodů oscilátorové části transvertoru je nutné použít GDO a absorbčního vlnoměru, abychom nenaladili některé obvody na nesprávný harmonický kmitočet. Dostatečnou velikost injekčního napětí oscilátoru do směšovače přijímací části transvertoru ověříme změnou velikosti proudu směšovače (změna stejnosměrného proudu asi o 0,3 mA). Úroveň napětí oscilátoru do směšovače vysilaci části transvertoru určíme změřením napětí na G-směšovače (asi 0,85V/288 MHz).

Přijímací část transvertoru začíná vstupním zesilovačem 432 MHz, osazený tranzistorem BFR90, který lze z hlediska dosažení malého činitele šumu na tomto pásmu považovat za nejvhodnější z dostupných tranzistorů. Blokovací a vazební kondenzátory ve vývodech musí mít co nejkratší přívody (nejlépe "čipy" s páskovými vývody z Cu fólie). Změnou proudu BFR90 (max. několik mA) nastavíme nejlepší šumové číslo (hodnota není příliš kritická). V daném případě byla optimální hodnota proudu 1,2mA. Mezi vstupním zesilovačem a směšovačem je pásmová propust určující selektivitu před směšovačem. Směšovač je zapojen s uzemnou bází a jeho optimální pracovní podmínky jsou při proudu kolektoru asi 1,5 mA. Oscilační napětí, přivedené ještě přes jeden obvod, laděný na 288 MHz, vyvolává změnu proudu kolektoru z 1,5 na 1,8 mA, která

je již dostačujici. Další zvětšování změny proudu směšovače již vedlo ke zhoršení šumového čísla přijimací části. Za směšovačem je pásmová propust nalaďená na střed 2 m-pásma (145 MHz). Tlumící odpor 10 k, zapojený paralelně k L11, zajišťuje dostatečnou šířku pásma. Vzájemnou vazbou mezi L11 a L12 se dá měnit zisk celé přijimací části. Zisk nastavíme tak, aby byl co nejmenší, ale ještě nedošlo ke znatelnému zhoršení výsledného šumového čísla. Nevhodnější nastavení je takové, že připojení transvertoru k následujícímu TCVRu přidává asi 6 dB šumu. Výstup z L12 je na 1.závitu od studeného konce cívky.

Směšovač vysílaci části je osazen FET-y BF245C. Lze jej osadit i tranzistory KF173, ale čistota výstupního spektra je podstatně horší a také výstupní šum směšovače je znatelně větší. Hodnota přiváděného napětí z oscilátoru je asi 0,85 V (288 MHz) a napětí z 2 m-TCVRu je asi 0,6 V (144 MHz) měřeno na G₁ BF245C. Výstup z TCVRu je zakončen odporem 68Ω a vstupní úroveň 2 m-signalu do směšovače lze v případě potřeby nastavit sériovým odporem (12Ω). Při nastavování velikosti vstupního napětí do směšovače je třeba dbát na to, aby směšovač pracoval v lineární oblasti a nebyl přetěžován, zejména vstupním signálem 144 MHz. Směšovač s FETy vyžaduje ovšem vyšší úroveň přiváděných napětí než směšovač s bipolárními tranzistory (2 x KF173). Za směšovačem jsou tři laďené obvody pro dosažení dobré selektivity hned za směšovačem. Další tři zesilovací stupně A, B a C jsou osazeny tranzistory KF173, (2N3866 a pod.) a SD1007 (2N3866 a pod.). Bližší naměřené hodnoty jsou shrnuty do tabulky ve schematu. Velikosti kladových proudů silně ovlivňují zisk jednotlivých stupňů a jejich lineárnost. Je třeba zvolit vhodný kompromis. Po výsledném nalaďení celé vysílací části transvertoru, které provádime nejlépe pomocí VF voltmetru a absorčního vlnoměru, zkontrolujeme vyvážení

směšovače tak, že při zaklíčovaném TCVRu vypneme oscilátor 288 MHz (např. napájení) a změříme zbytkové nežádoucí napětí na výstupním konektoru vysílaci části. Potlačení by mělo být lepší než 45 dB.

Provedení tlumivek (volba materiálu jádra) Tl 3, 5, 7 značně ovlivňuje výstupní výkon. Při nevhodném materiálu jádra se může celý TX rozkmitat (používáme zásadně vf ferity). Ve všech VF obvodech musí mít blokovací a vazební kondenzátory co nejkratší bezindukční přívody, nejlépe z Cu fólie.

Konstrukce transvertoru je vyřešena sletováním destiček z cuprexitu včetně obou vík. Mechanický výkres je v měřítku 1:1, proto není zakótován. Desky s plošnými spoji jsou umístěny v hloubce 30 mm z celkové výšky 50 mm (20 mm je určeno pro napájecí obvody). Výstupní pásmová propust přijímací části transvertoru (L11, L12) je umístěna ve stíněném krytu na opačné straně vstupních dutin přijímací části. Výška všech přepážek je asi o 5 mm menší než hloubka dutin (asi 25 mm). Nevznikne tím nutnost dokonale spojit přepážky s víkem a stínění přitom plně vyhovuje.

Data cívek a jejich rozměry jsou na výkresech jednotlivých částí transvertoru.

Výstupní výkon transvertoru plně potlačuje např. pro plné využení výkonového lineárního zesilovače s 2 x 2C39 (výstupní výkon asi 40 W).

Jiří Vaňourek
OK 1 DCI

144 MHz 0.6V et
288 MHz 0.85V et

Transvertor 144/432 MHz


$\pi_8 \pi_9 \pi_{10}$

288 MHz 2k7 144 MHz 18k 56 360 4k7 300 4k7 1k
0.85V et 2+6 2+6 5 1k 1k 1k

BF 245C

288 MHz 1.2V et 2+6 2+6 5 1k 1k 1k
0.85V et 2+6 2+6 5 1k 1k 1k

průchody > 680 pF

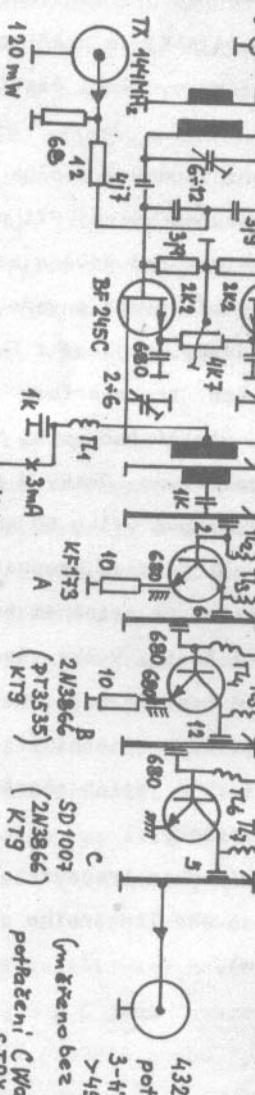

(změřeno bez osc. 288 MHz)
(změřeno bez osc. 432 MHz)

potřeba CWA SSB stejně
STRX

144 MHz 0.6V et
288 MHz 0.85V et

Změřeno

Zisk - 2N3866, PT3535, SD1007 stejný

KF173 Lepší nežli BF490

$L_7 - 1z\text{ mka } \varnothing 4\text{ mm}, vL_8$ drát $\varnothing 0.4\text{ mm}$,
 $L_8 - 6z\text{ na } \varnothing 3\text{ mm},$ drát $\varnothing 1\text{ mm}$,
 $L_9 -$ drát $\varnothing 1.5\text{ mm}$



$L_{10} -$ drát $\varnothing 1\text{ mm}$, se proud mixu měni caa 3mA

A	B	C	Pout
KF173 7mA	2N3866 10/12.5mA	15/30mA	120mW

$T_1 - 17\text{ cm, drát } \varnothing 0.3\text{ mm } \varnothing 3\text{ mm}$


$T_2, T_6 - 5z\text{ na } \varnothing 3\text{ mm, drát } \varnothing 0.2\text{ mm, vzdálenost } 1$

$T_3, T_7 - 3z\text{ na } \varnothing 2.8\text{ mm, drát } \varnothing 0.2$

$T_8, T_{10} - 3z\text{ na } \varnothing 1.6\text{ mm, drátem } \varnothing 0.2$

14 / 16mA 120 / 130mA 500mW max.

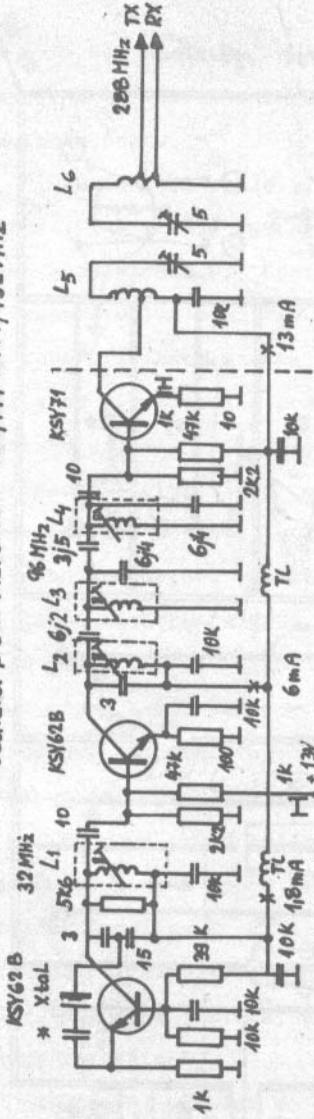
Oscillator pro transverfor 432/144 a 144/432 MHz



$L_1 - 15 \pm 5$ mm *drifters* of 0.3 mm
 $L_2, 3, 4 - 42 \pm 5$ mm *drifters* of 0.45 mm
 $L_5 - 32 \pm 6$ mm *drifters* of 0.15 mm
 $L_6 - 42 \pm 6$ mm *drifters* of 1.5 mm

XtaP - 32 MHz 2nd derivative
 $\frac{34,944 \text{ MHz}}{34,8888 \text{ MHz}} = 0.99$
 3 min derivative @ 0.3 mm.

Transferor 432/444 MHz

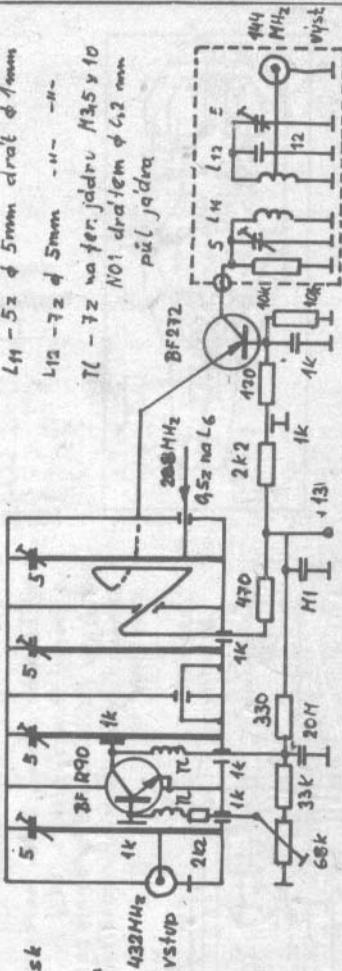

Tiskop - nosívat na max. zisk

$I_{mix} - 1,5mA$ oscillator


Tl - 72 na fer. jadru H35 y 10
NO: drátem ø 6,2 mm
pří 19 dva

Transverzor 144/432 a 432/144 MHz

288
30


Mix 70 cm

materiál - eukalypfest + Ag

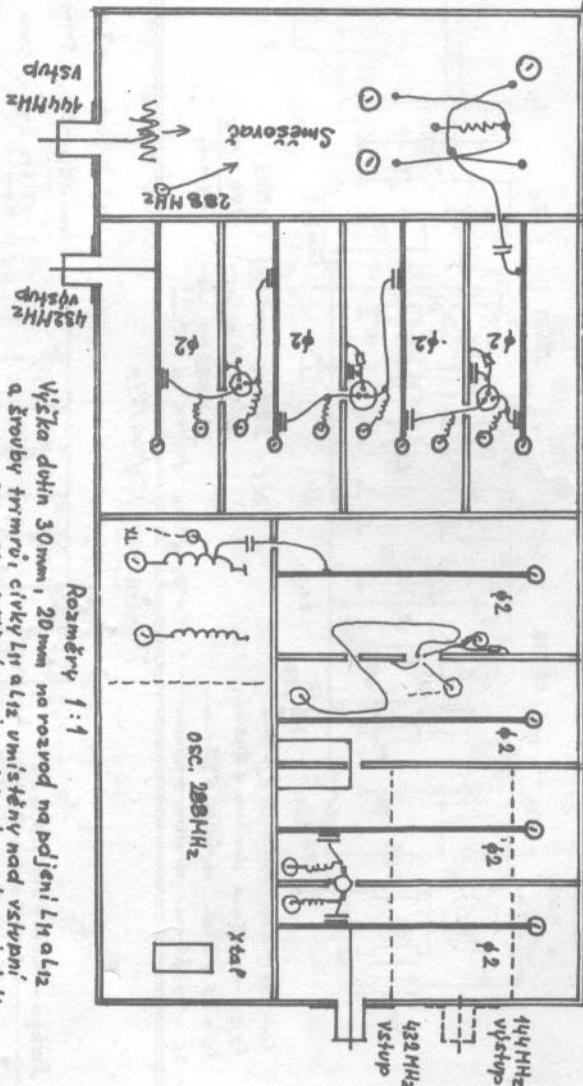

Rozměry 1:1

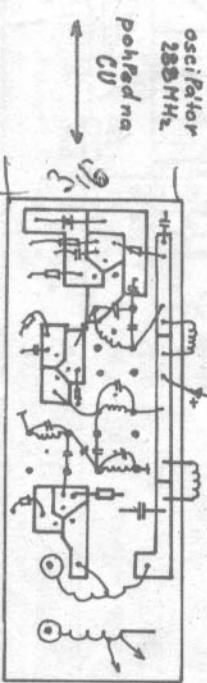Výška dutin 30mm, 20mm na rozvod na pojistky L14 a L12 a šrouby trnnové cívky L11 až L14 umístěny nad vstupní dutinou RXU. Oba tištěné spoje založené v úvorni délkin 30 mm. Výšek strany pro tranzistory ve výši cca 15mm, konektory též.



201

(SSB transceivr s konvertorem 23 cm/2 m).

V RZ 11/75 byl popsán zesilovač s PC88 na 23 cm, který ve spojení s větší koncovou elektronkou dodá několik Watů výkonu v tomto pásmu.

Zkušenosti ukázaly, že kvalitní a dlouhá spojení lze uskutečnit i s menším výkonem, je-li dobrá anténa a citlivý přijimač na obou stranách. Konstrukčně lze zařízení snadno řešit jako "transceivr" s využitím dvoumetrového zařízení, zvláště je-li již hotova přijímací strana (konvertor z 1296 MHz na 144 MHz). To je vlastně již polovina práce hotova, poněvadž v konventoru je připraven signál 1152 MHz. Nevadí je-li třeba stálý a v některých případech sotva stačí pro směšovač vlastního přijímače. Pro následující doplněk je tento signál třeba vhodnou vazbou ze zmíněného konvertoru vyvést. Dostatečný výkon pro směšovač se získá v jedné elektronce PC88, která na 1152 MHz pracuje jako zesilovač ještě dobře. Vazba na směšovač je obvodem L_3 , který je připojován těsně k L_2 . Studený konec L_3 je zablokován pro 1152 MHz průchodekovým kondenzátorem 20 - 30 pF, který ale s cívkou L_6 tvoří rezonanční obvod na 144 MHz.

Anodový obvod směšovače L_4 je naladěn na 1296 MHz. Další zesilovací stupně mohou být hned vedle ve společné skřínce, nebo zvlášť (zesilovač RZ 11/75) a propojené koaxiálním kabelem. Pro tento účel slouží vazební smyčka L_5 . K nastavení je nutný vlnoměr, aby byla jistota, že všechny obvody jsou naladěny na správných kmitočtech.


Vlastní uvádění do provozu není o nic náročnější než u dvoulampovky. Pro jednoduchost je dobré měřit anodové proudy obou elektro-

tronek. Anodové napětí je nutné stabilizovat a nepřekročit 240 V. (S výhodou lze použít stabilizátory 11TA31 a 14TA31 zapojené do série). Už tak jsou katalogové hodnoty překročené, ale PC88 je dobrá elektronka a mírné přetížení snáší dobře. Klidový proud je nastaven odpory v katodách. Nejlepší je praktické odzkoušení, hodnoty se pohybují od 250 do 320 Ohmů. Správnou hodnotu lze nastavit potenciometrem, změřit a nahradit pevným odporem. Elegantnější řešení, vhodné pro poslední zesilovač, je regulátor s tranzistorem (obr. 2). Klidový proud (bez buzení) se nastaví v rozmezí 5-8 mA. Další zesilovací stupně (viz. RZ 10/75) při vybuzení dosahují proudu až 30 mA. Při CW a SSB, kdy proud neteče stále, není elektronka přetížena, ale pozor na FM provoz. Popsaný směšovač dodává výkon několika mW až desítek mW. Za něj je možno zařadit zesilovač podle RZ 10/75. Je-li velmi dobře vše provedeno, stačí jen dva zesilovací stupně pro VF výkon 1 W, který pro provoz v pásmu 23 cm postačí i na dobré spojení. Popsané obvody lze samozřejmě realizovat i s tranzistory a zdálo by se, že použití elektronek je krok zpět. Není to ale docela pravda uvážíme-li, jaké tranzistory bychom na to potřebovali pro dosažení stejných výsledků a naopak jak jednoduše se to s PC88 dělá.


Popsané konstrukce s elektronkami PC88 na 23 cm jsou zatím nejjednoduší a mechanicky nejméně náročné jak jen to je možné provést. Je to zároveň nejlevnější způsob, jak zhotovit moderní zařízení a zlepšit tak technickou úroveň na tomto pásmu.

Pavel Šír

OK 1 AIY

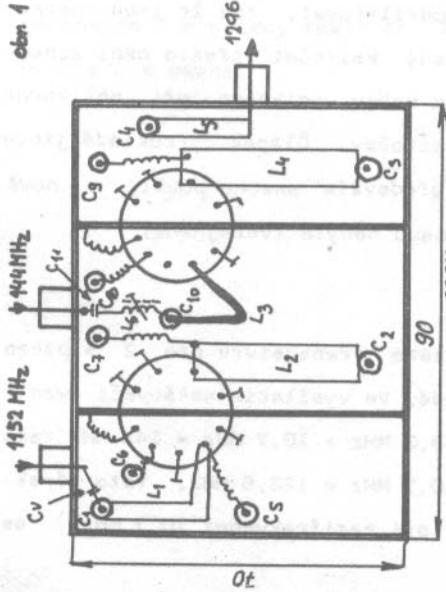

$L_1 = 5 \times 20$ Cu rdíšek $\varnothing 0.3$ mm
 $L_2/L_4 = 9 \times 3.2$
 $L_5 = 7 \times 2.5$
 $L_3 = 25$ mm, dřevěný Cu drát vzdél. od L_4 asi 4-2 mm
 C_5 až C_9 procházkový kond. 1 k
 C_1 C_2 C_3 C_4 keramický trimer 0.5-1.5 pF (nebo skleněný)
 C_{10} - procházkový kond. 20-30 pF (dodajte se L_1)
 $C_V = 2.2 \div 3.9$ pF
 Tlumivky - $1/4$ smaltovaný drát $\varnothing 0.4$ mm
 L_6 - 5 záu. $\varnothing 0.4$ Cu l. $\varnothing 5$ mm jádro M01
 Material šasi - kupřekvit oboustr. platinový

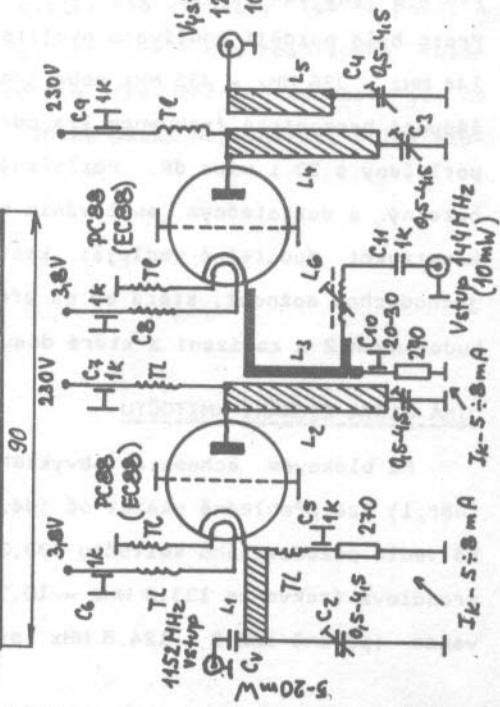

NOVÁ KONCEPCE TRANSVERTORU 2 m na 70 cm.

Nejjednodušší cesta použití transceivru na 2 m pásmo také pro 70 cm pásmo spočívá v tom, že směšujeme v transvertoru vysílací, popřípadě přijímací frekvenci s krystalovým kmitočtem 288 MHz. Obdržíme ve vysílači součet 144 MHz a 288 MHz, tedy 432 MHz a v přijimači rozdíl 432 - 288, tedy 144 MHz. Problém této přímé metody spočívá v tom, že ve vysílacím směšovači nedochází jen ke směšování, ale i k násobení. Tak vzniká ztrojený kmitočet ze 144 MHz s nečitelnou (SSB) modulací. Protože nežádoucí 3. harmonickou nelze odfiltrovat, byl v počátcích 70 cm amatérské techniky používán krystalový kmitočet poněkud odlišný, místo 288 MHz např. 287,5 MHz. Potom nebyl směšovaný a ztrojený kmitočet stejný a nerušil tak vlastní vysílání. Takový vysílač však vysílal dvě frekvence a mohl tak rušit. Tuto metodu proto dnes nelze doporučit. Proto bylo později používáno dvojité směšování s frekvencí např. 144 MHz - 336 MHz - 432 MHz nebo 144 MHz - 28 MHz - 432 MHz. Nežádoucí harmonické frekvence lze odfiltrovat, tak že jsou nakonec potlačeny o 30 i více dB. Potlačený kmitočet přesto není zanedbatebný a dostatečným směšováním mohou vzniknout při nešikovné konstrukci dodatečné vedlejší kmitočty. Článek předkládá jinou jednoduchou možnost, která se dá především snadno použít u nově budovaných 2 m zařízení a která dosud nebyla zveřejněna.

JINÁ CESTA ZÍSKÁNÍ KMITOČTU

Na blokovém schematu obvyklého transceivru pro 2 m pásmo (obr.1) lze přehlédně ukázat oč jde. Ve vysílacím směšovači vzniká vedle požadovaného kmitočtu $133,3 \text{ MHz} + 10,7 \text{ MHz} = 144 \text{ MHz}$ také zrcadlová frekvence $133,3 \text{ MHz} - 10,7 \text{ MHz} = 122,6 \text{ MHz}$. Tato frekvence (přesně $122,6 - 124,6 \text{ MHz}$ při mezifrekvenci $10,7 \text{ MHz}$) se

vyfiltruje, zesílí na 5 mW a v kruhovém směšovači směšuje s kryštalovým kmitočtem 309,4 MHz. Výsledný kmitočet je potom 432 - 434 MHz v 70 cm pásmu. Stejný postup se dá s poněkud jinými frekvencemi použít i pro mezifrekvenci 9 MHz. Pro pásmo 23 cm lze rovněž použít směšování 122,6 až 124,6 MHz.

Pro vhodnou stavbu musí být zajištěno zamezení vyzařování v okoli mezifrekvence 123 MHz. Tuto frekvenci lze obejít, jestliže oscilátor 2 m zařízení nebude kmitat jako obvykle pod, nýbrž nad 2 m pásmem. Pro střed 2 m pásmata (145 MHz) musí oscilátor kmitat na 155,7 MHz a pro 70 cm pásmo použitelná zrcadlová frekvence leží u 166,4 MHz. Frekvence krystalového oscilátoru pro poslední převádění musí potom být 266,6 MHz. Obr. 2 ukazuje přehledně na stupnicí použité kmitočty. Abychom dosáhli přesně stejné nastavení vysílacího i přijímacího zařízení, musíme použít stejný oscilátor pro změnu přijímaného i vysílaného signálu. Tak se použije i při příjmu mezifrekvence 122,6 až 124,6 MHz (popřípadě kolem 166,4 MHz). Velkou předností tohoto frekvenčního schématu je, že se obejde 2 m pásmo, takže do 70 cm pásmata nepronikají silné signály z 2 m pásmata.

REALIZAČNÍ NÁVRHY


Obr. 3. ukazuje na blokovém schématu, jak lze realizovat navrhnutou frekvenční koncepci. Směšovací stupně jsou provedeny 50 Ohmů technikou s kruhovými směšovači s Schottkyho diodami (IE500), takže se mohou pomocí malých a levných relé (např. RH12) přepojovat na různé zesilovače a filtry. Frekvence, které vznikají, ještě VFO kmitá nad 2 m pásmem, jsou uvedeny v závorkách. Tento návrh je při vlastní stavbě 2 m/70 cm transceivru jednoduše uskutečnitelný. Amatéři, kteří se pustí do tohoto projektu, nebudou potřebovat další vysvětlení.

Pro různost existujících 2 m zařízení nelze dát vzhledem k množství různých techniků žádný "recept". Zdá se možné, dokladit vstupní obvody přijimače a směšovací stupně vysílače pro 70cm zařízení kapacitními diodami na 123,6 MHz. Pravděpodobně je výhodnější 2 m vstupní obvod ponechat v původním stavu a vestavět do konvertoru pro 70 cm pásmo stupeň pro 123,6 MHz. Obr.4 ukazuje obvyklé zapojení vstupu a směšovacího stupně ve 2 m zařízení. Jak se toto zapojení dá doplnit a změnit podle uvedeného návrhu, ukažuje obr. 5. Směšovací obvod je zapínán kapacitní diodou, přičemž se eventuálně původní paralelní kapacita poněkud zmenší. Katoda kapacitní diody bude blokována přes 33 pF. Tím vznikne na tomto místě nízko ohmový VF vstup. 100Ω odpor působí jako tlumivka a musí být připojen krátkými vodiči. Při 2 m provozu dostává kapacitní dioda plné provozní napětí, čímž má nejmenší kapacitu asi 3 pF. Směšovací obvod se nyní cívkou naladí do rezonance na 145MHz. V tomto případě je obnoven původní stav, protože kapacitní napojení obvodu je velmi nízkoohmové. Mimo to tranzistor předstupně pro mezifrekvenci 123 MHz, který je v 70 cm konvertoru, nedostáne žádné napětí a kmitavý obvod je nízkoohmově zkratován a nekmití.


tá. Při 70 cm provozu se provozní napětí přepojí ze 145 MHz pos-tupně na 123,6 MHz a předstupeň v 70cm konvertoru. Kapacitní dio-da dostává potenciometrickým trimrem nižší napětí, takže její ka-pacita se zvětší a okruh rezonuje na 123,6 MHz. 70 cm konvertor tak pracuje přes 123,6 MHz předstupeň na dřívějším 2 m směšovacím stupni, který se nyní přeladil na 123,6 MHz. Aby byla přenášena celá 2 MHz šířka pásma je třeba pokud možno provést nastavení po-moci Wobbleru. 123,6 MHz pásmový filtr mezi předstupnem a směšo-váčem má kapacitní vazbu. Vazební stupeň a tím šířka pásma se na-staví změnou kapacit obou vazebních kondenzátorů (v obr. 33 pF). Vysilací část lze nastavit analogicky podle tohoto popisu. Za po-zornost stojí, že místo relé lze použít k přepínání spinaci diody.

Podle UKW Berichte 2/1977 volně přeložil Josef Jelinek


OK 2 BDW

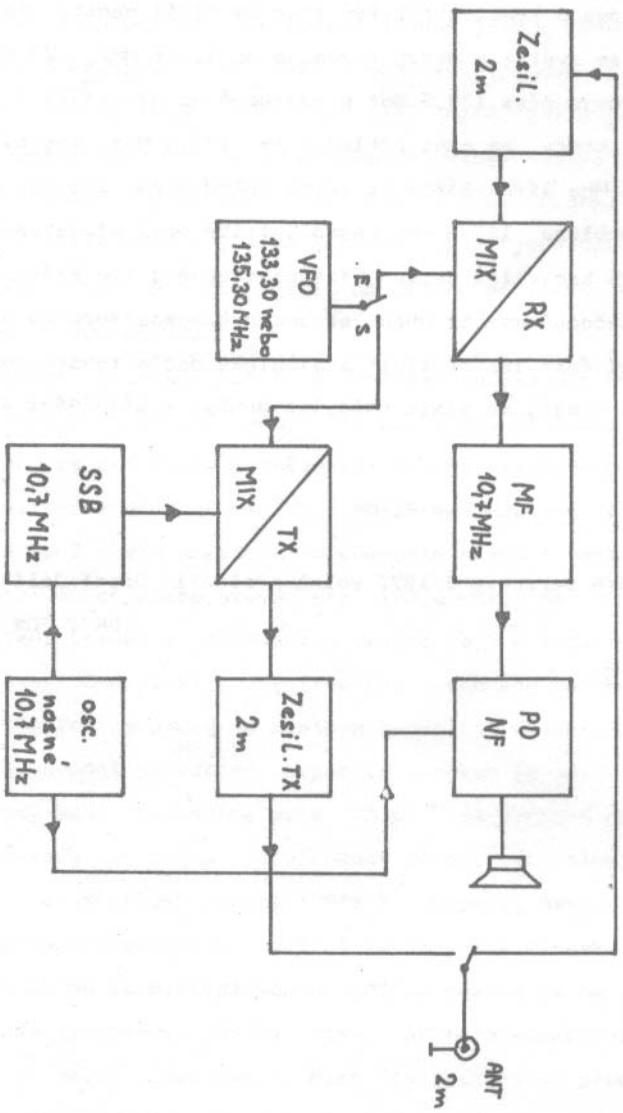

Blokové schéma 2m transceivera. 1

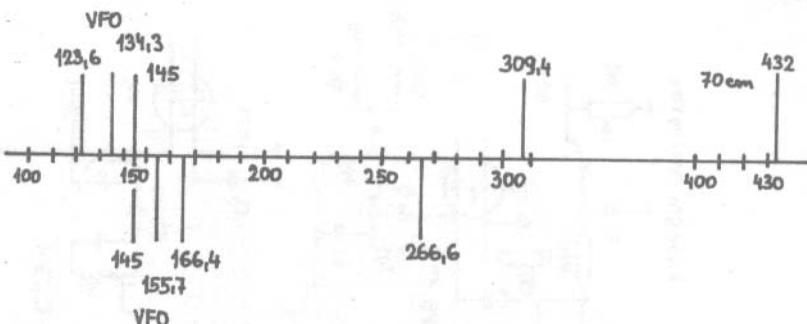

Frekvenční plán 2

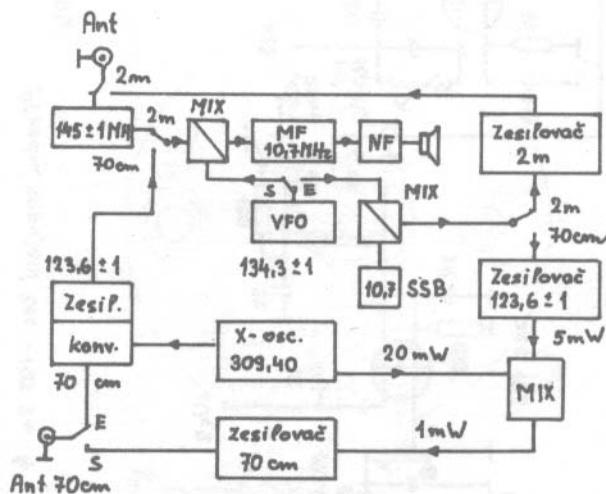


MIX - např. IE500

Blokové schéma 2m / 70cm transceiveru

3



Původní zapojení Zes. + Mix 2m 4

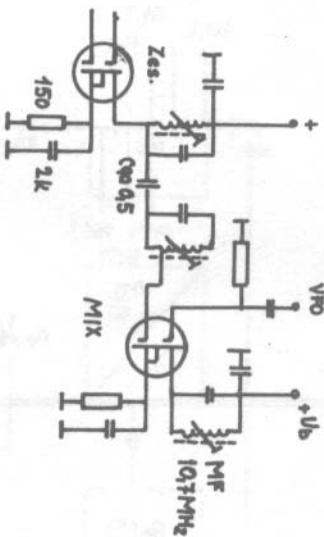

+Ug2

30440MHz

Ant

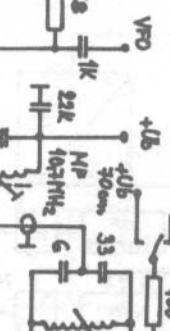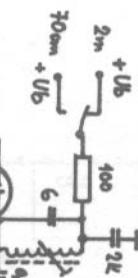


Ant

PA
70dB

SH
70dB

Osc.


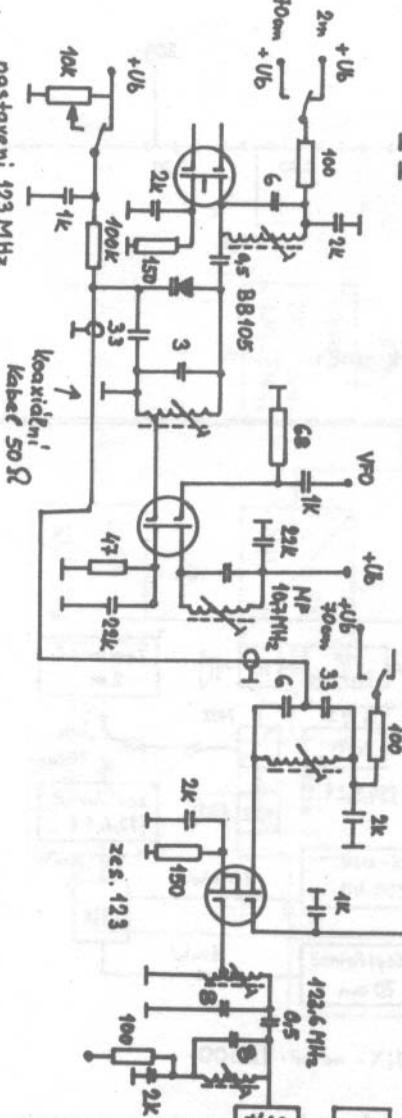


nastavení 123 MHz









Zapojení zesilovače a směš. 123/144 MHz 5

OKIDAI

144/1296 MHz

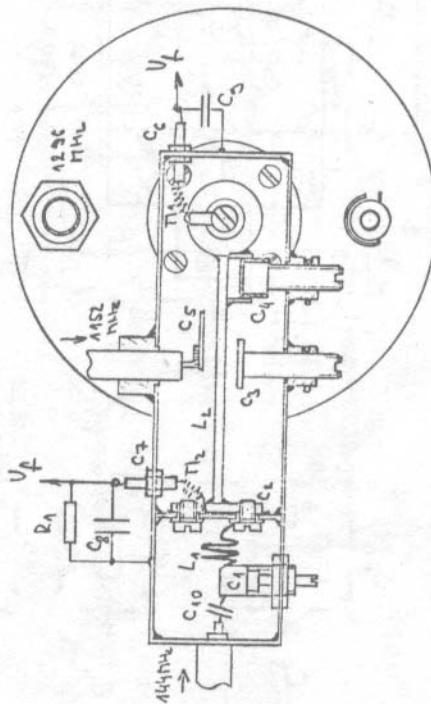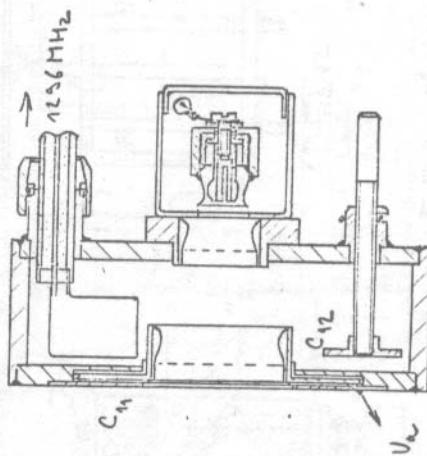

OKIDA!

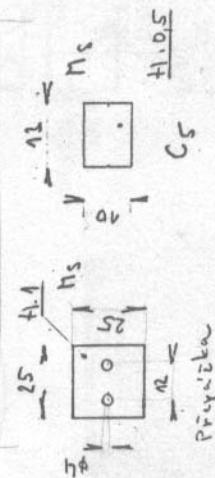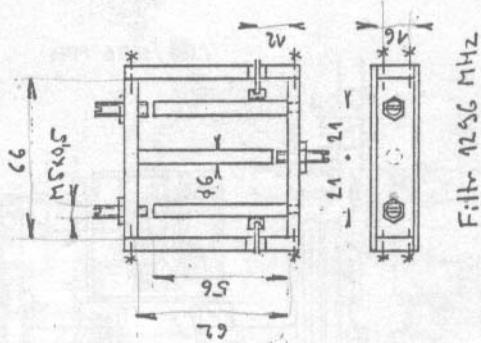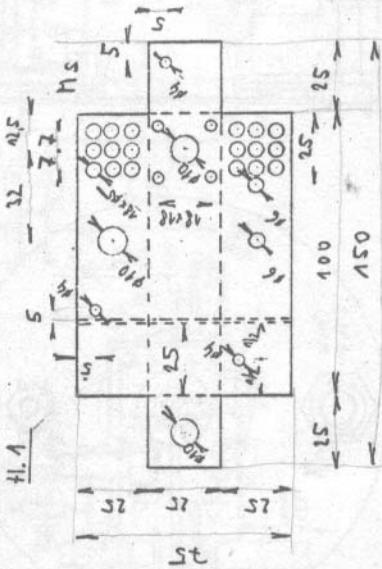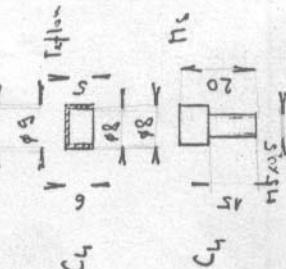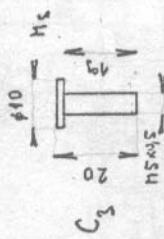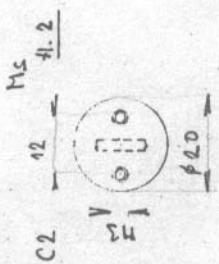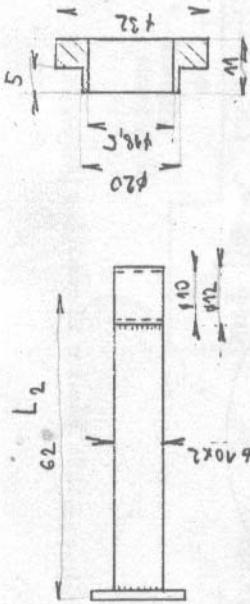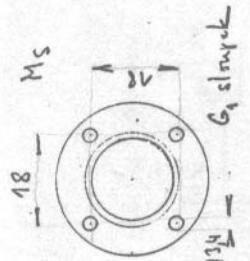

Filter 1236 MHz


Polyester

H.05


C5

Polyester


PA pro SSB TX 144 MHz

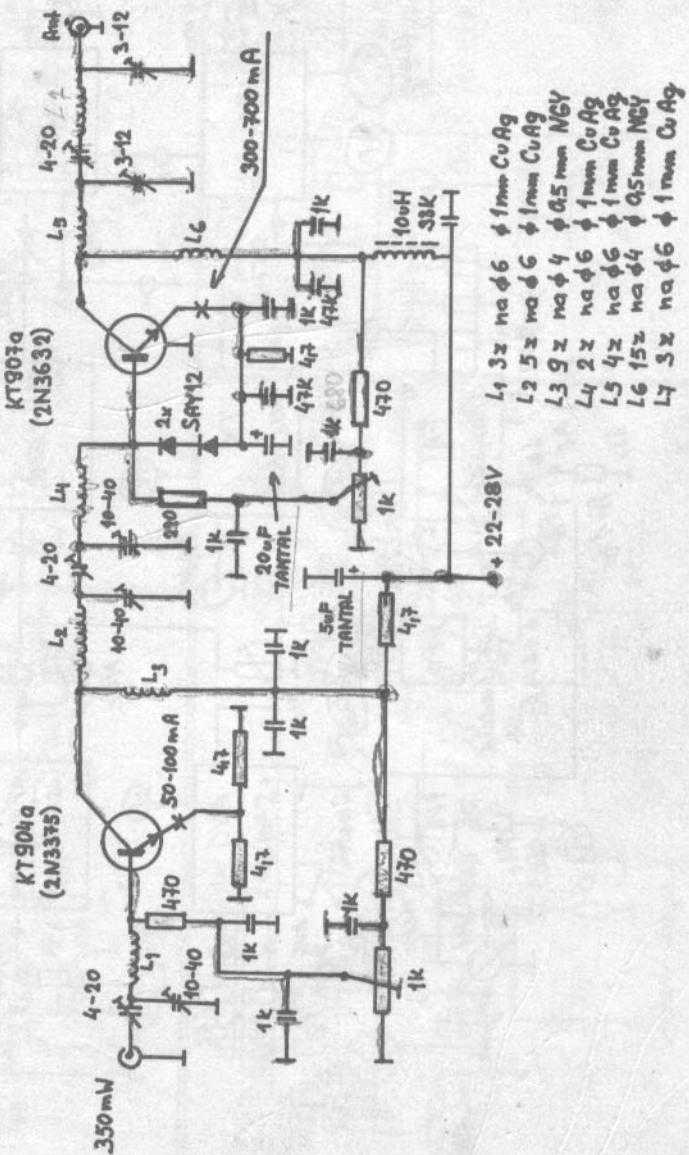


Blokove' schema TRXU

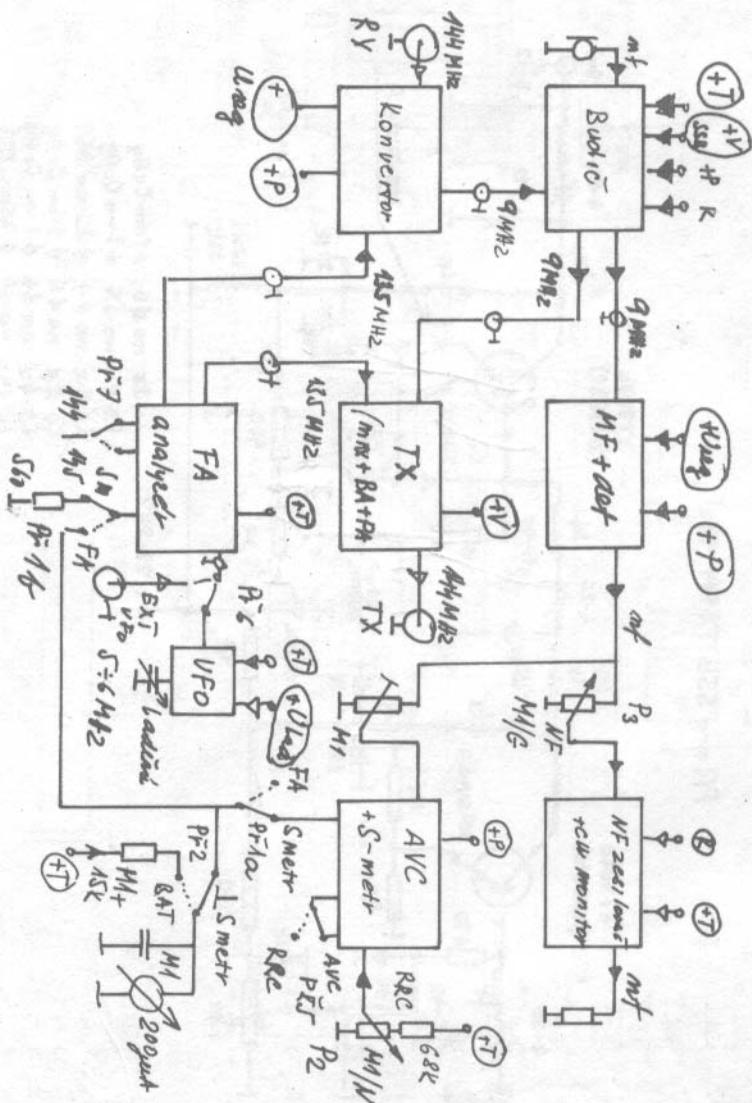


Ov/a'da'n' TRXu

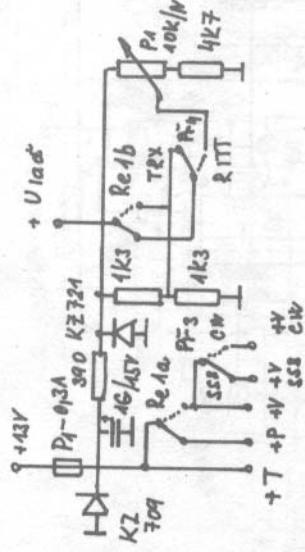


Konektory TRXu

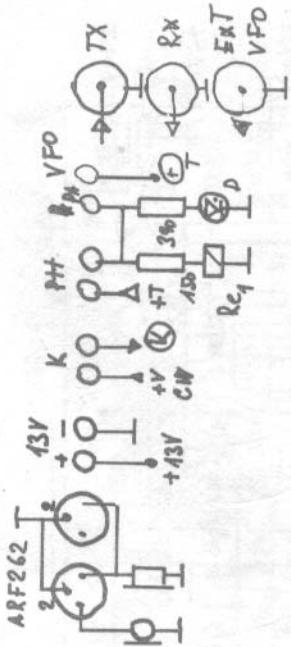

A/C + S-metr

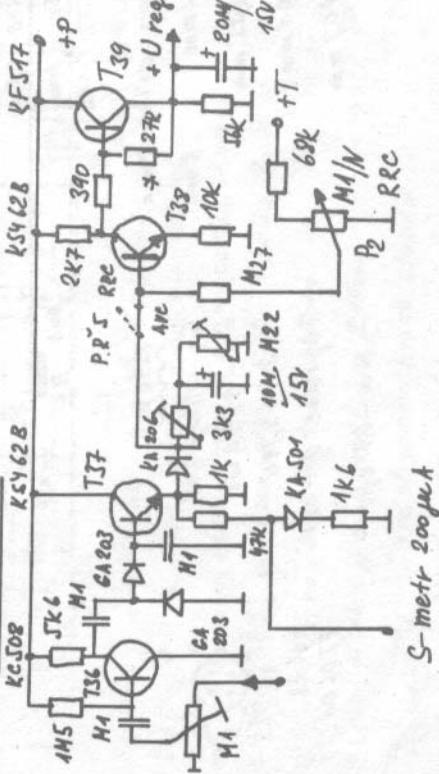


CW monitor + hf 2es/1004C

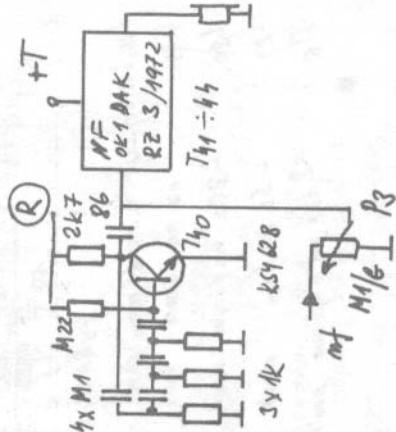

TRX

S-metr 200μA

Konverter TRXU 144 MHz

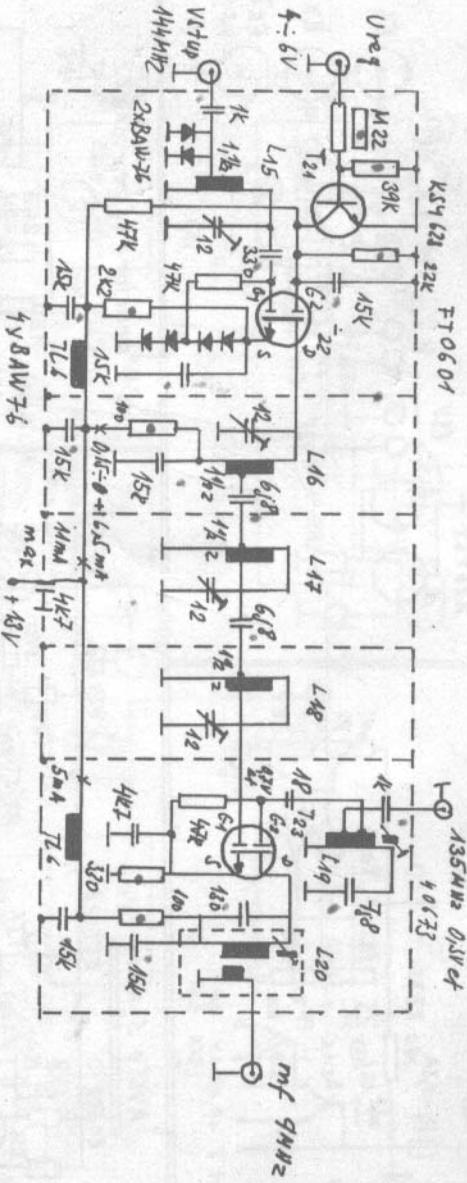

L45, L46, L47, L48 = 43 ha deforested area of 1 mm depth in

LITERATURE OF THE AMERICAN INDIAN

... -202 m/s/mm \times 4.74 = 950

L21 . . . -52 mg/cm $\frac{d}{dt} \rho A$ $\frac{d}{dt} \rho A$

TLE . . . = 002 495 402 402 .

卷之三


$$\begin{aligned}
 G_1 &= 1,15 \div 1,4V \\
 G_2 &= 4V \div 0,65V \\
 S &= 2,9 \div 2,71V \\
 \text{regulate } O &\div 12 \\
 G_2 \text{ mix} - 97\% \text{ ref!}
 \end{aligned}$$

D
S₂
S₁
40673
FT0601

100011

TX TRXU 144 MHz

2x KF 745

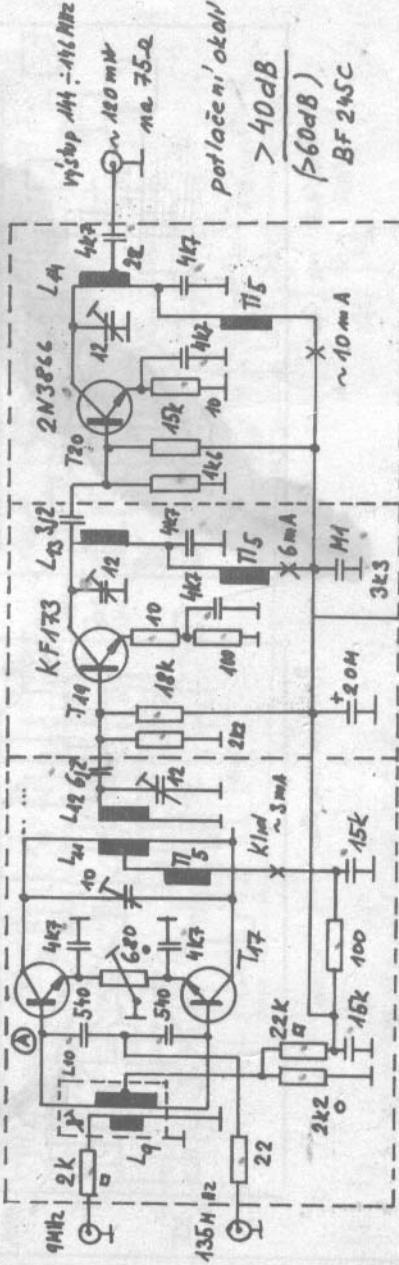

L9 - 52 manučno na L10 obrát C4 q 0,3 mm

L10 - 182 mag 6 mm obrát q 0,45 mm všechno

L11 - 6 1/2 na q 6 mm obrát q 1 mm délka 11 mm

L12 / 13, 14 - 4 1/2 na q 6 mm obrát q 1 mm délka 8 mm

43V výzv/řízení

měření, bodě A

135 MHz	- 9,28 Vef	po BF 245C
9 MHz	- 9,02 Vef	- 0,35 Vef
	- 9,02 Vef	- 0,56 Vef!


?ři nahrazení T17/18 BF 245C;


vypustit odpory označené □

odpor 2k2 o 2x zvýšit na 10k /
II trimr 680 o -11 mA 1K. (4K7)


Orat m / zástraň.

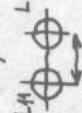asy chybek L11 a L12 vzdáleny o 10 mm
L11 stříhací jednotkych stupňů
provoz nad 1 pad k. spojem!




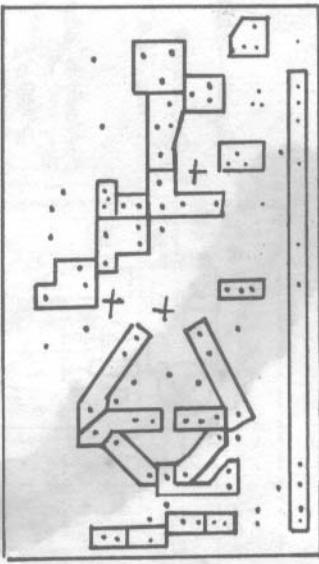


Smešorab TRXu 9 + 135 MHz

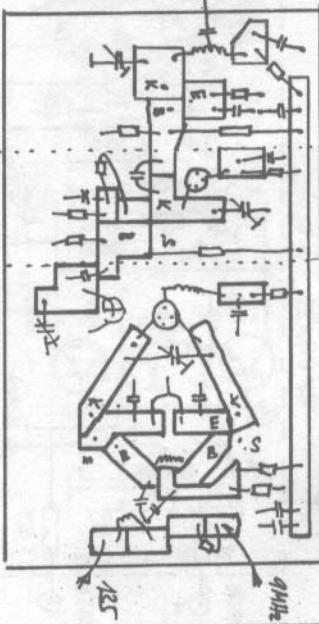

Rozložení součítek

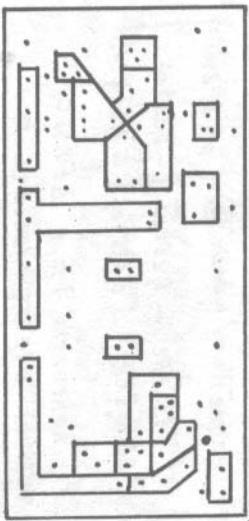


Konverter TRXU 144 MHz

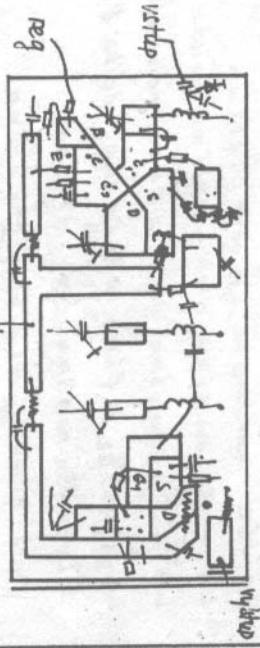

SMEŠOVACÍ TXU KONVERTOR

Mezifrekvence 9 MHz s aktéktorem C40/408

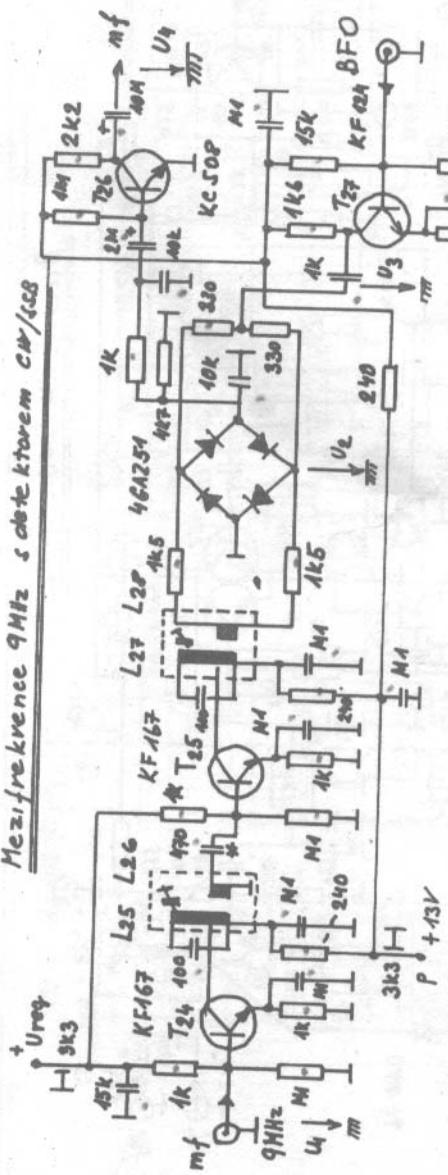

$L_{25,27} = 10 + 45\% \text{ nad } 6 \text{ mm drah} \neq 0,22 \text{ mm drah}$
 $L_{26,28} = 52 \text{ na } 6 \text{ mm dia} \neq 0,22 \text{ mm dia}$
 maximus na $L_{25,27}$


$A_{U \text{ max}} > \sim 80 \text{ dB}(5)$ měřeno po sladění!

$A_{U \text{ min}} = 12V \Rightarrow 80 \text{ dB}$ $L_{20,21,25,27}$ takto \rightarrow

$4AU$


$U_1 = 10 \mu\text{a.u.V}$ $U_3 = 1,5 \text{ V}_\text{DC}$ střázený je na měru je
 $U_2 = 100 \text{ mV}$ $U_4 = -$ dobré slýchání. Po nastavení / Směšovac konvertoru
 uvedit do původního stavu

Měření a nastavení, mf

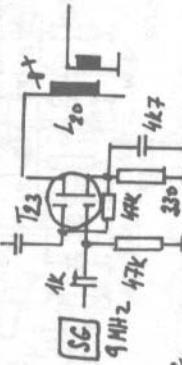

Směšovac konvertoru

Budic CW/SSB 9MHz

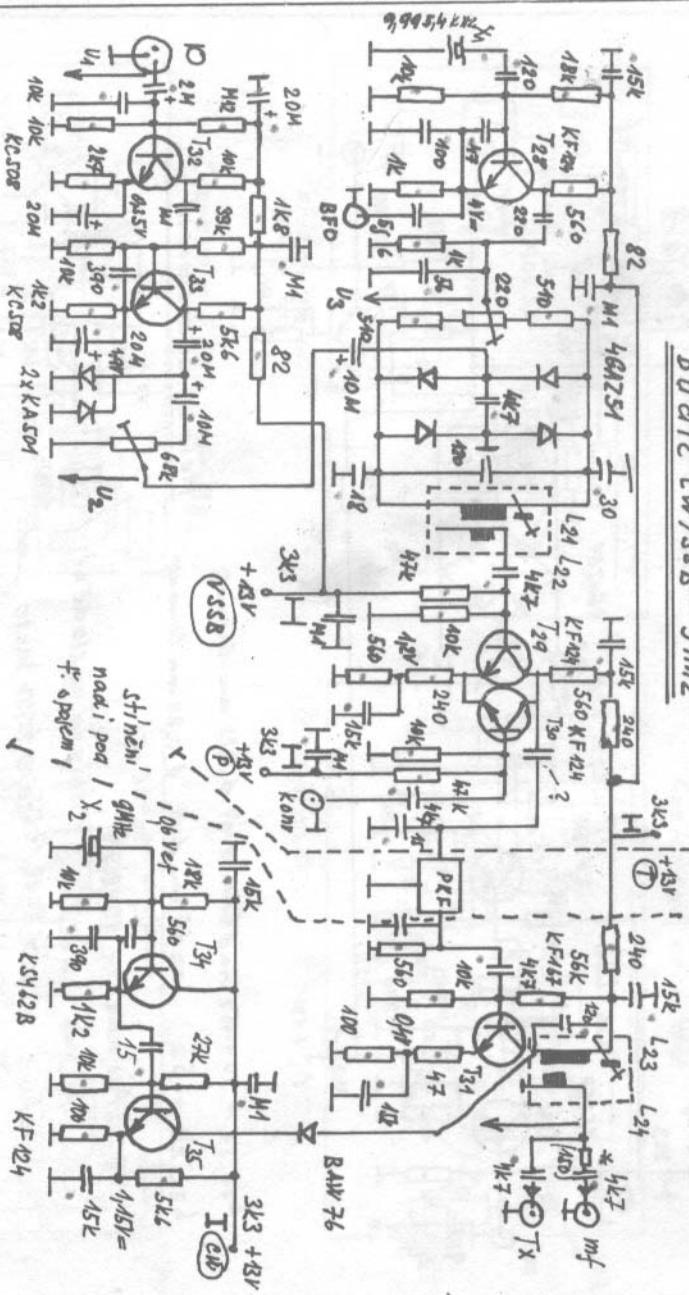

Pohacić / nosne > 50%

L₂₁, L₂₃ - 202 mm of 6 mm draft & 0.25 mm

L22, 124 - 52 na of 6 mm draft of 11.4 mm

$$U_4 = 2mV_{\text{eff}}$$


$$U_2 = 50mV_{eff} \quad U_4 \cong CW - 1.17eV; \quad SSB - 1.17eV$$

$$(150 \mu m^2) \quad 2.2V_{SS} \quad 2.2mV_{SS}$$



KF125
E
C
B

na filtru 6 d8 uffum

HF zesilovač 9MHz

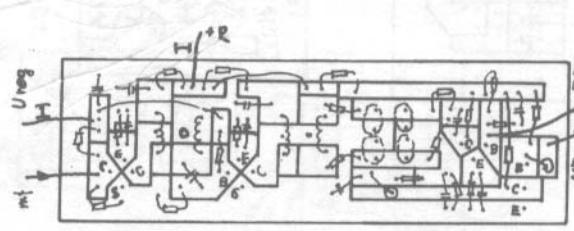


Budíč 9MHz CW/SSB

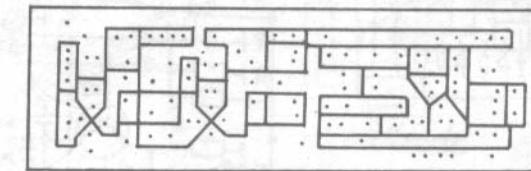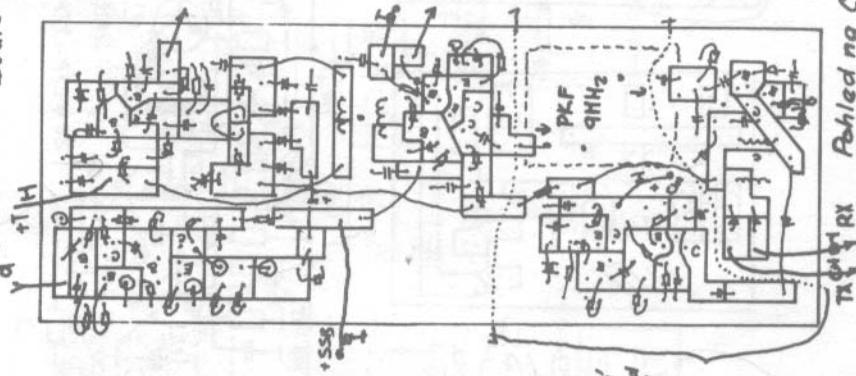

Rozmístnění součástek

TRX 144MHz CW/SSB

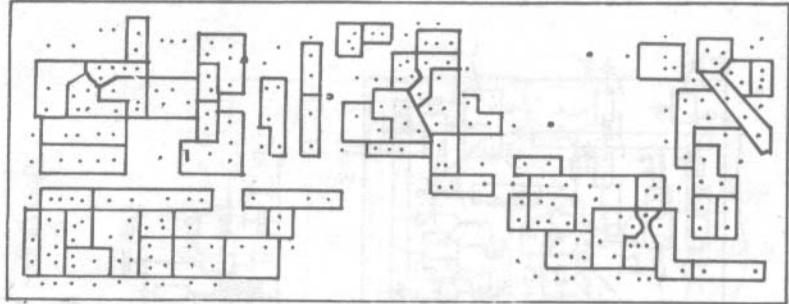

Pohled na Cu

Oscillator

135-137MHz

KF 122

33

40

33

40

33

40


33

40


33

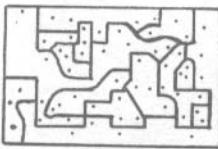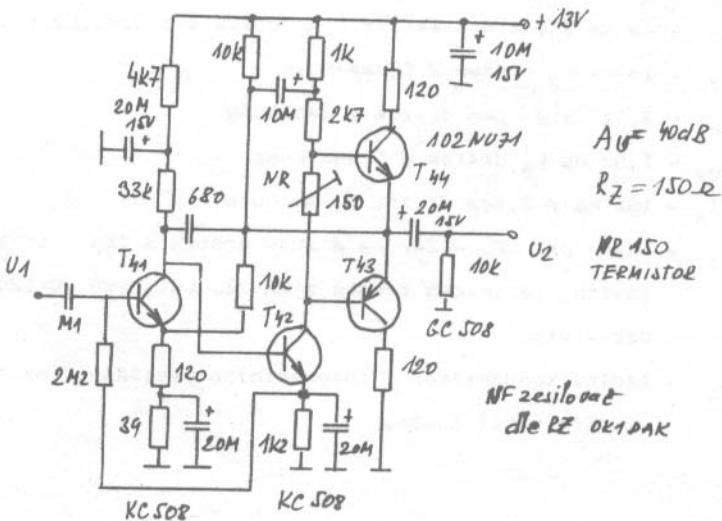


NF

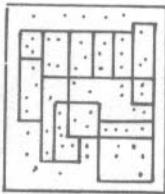


AVC + Smetr

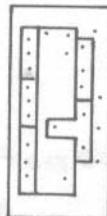

CW monitor

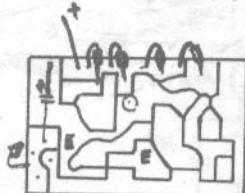

Pohled na měd

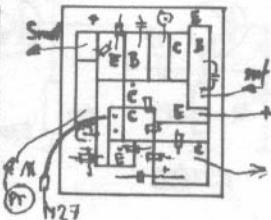

Plošné spoje a rozložení součástek NF zas, AVC a CW MONITOR

CÍVKY pro FA

- L_6 - 23z na R ϕ 4mm drátem ϕ 0,3mm Cusm
 L_7 - 4z na ϕ 6mm drátem 1mm CuAg délka 9mm odbočky a-lz, ab-lz
 L_{7v} - 1z na L_7 drátem ϕ 0,4mm Cusm
 L_8 - 3,5z na ϕ 6mm drátem ϕ 1mm CuAg
 L_{8v} - 1,5z na L_8 drátem ϕ 0,4mm Cusm
 Tl_4 - 15z na ϕ 2,5mm drátem 0,3mm Cusm
 L_0 - cívka pro VFO - 24z na ϕ 20mm drátem ϕ 1mm Cusm závit vedle závitu, keramická trubka z RM 31, L=2, 6uH, Q=120 na 6 MHz- bez krytu
 C_L - ladící kondenzátor z inkurantního vysílače "Cézar", pro VFO využito větší části.

VFO pro FA

