

RADIO AMATÉR

ROČNIK I.

PRÍLOHA 14.-15. ČÍSLA „NOVÉ EPOCHY“ II.

CÍSLO 12.

Nová elektronová lampa, napájená střídavým proudem 110 voltů na katodě i na anodě.


Není tomu dávno co bylo v „Radioamatér“ referováno o lampa, napájené jenom suchými článcy a již americké časopisy hlásí novou výmoženosť pro radiosvět. Zásluhou Dr. Alberta W. Hull-a byla ve výzkumných laboratořích General Electric Co. sestrojena nová audionová lampa, k jejímuž napájení stačí obyčejný střídavý proud ze sítě. Tato lampa je kombinací usměrňovací lampy spolu s lampou trifektu. Katody u této lampy jsou vlastně dvě; první katoda je žhavé vlákno napájené střídavým proudem a je součástí lampy jako usměrňovače. Vlákno je obklopeno náprstekem z kysličníku barnatého, který je anodou lampy ve funkci usměrňovače; rozžhavován vlivem blízko něho uloženého vlákna, působí jako katoda lampy audionové se třemi elektrodami. Lampa má tedy čtyři elektrody a pět přívodů do vnitřku. Tomu, kdo se vyzná v americké technické terminologii již jméno lampy „equi-potencial cathode-keno-pliodynatron“ prozradí o jaký druh lampy se jedná.

Nová lampa sesiluje pří asi pětkrát tolik jako obvykle užívané lampy americké. Její charakteristická křivka je mnohem strmější, nežli u obvyklých amerických lamp sesilovacích, a výsledkem je také větší sesilení, větší změny v anodovém proudu pro dané změny v náboji mřížky. Součinitel sesilení (amplifikační faktor) je 27, odpor mezi katodou a anodou 18.000 ohmů.

Sesilující součinitel nové lampy je zvlášť

významný. Dle rčení amerického listu bylo získáno nejen velkého sesilení při nízkofrekventním sesilování, ale lampa zdá se přitaké vyhovovat požadavku dobrého sesilování vysokofrekvenčního. Lampa byla ku příkladu zkoušena na vlně 300 m (spřažení lamp pomocí odporového můstku) a získáno snadno osminásobného sesilení napětí pro lampu. Při 360 a 400 m bylo hladce dosaženo sesilení dvanácti až patnáctinásobného. Jedna dobrá lampa nového druhu s použitím vysokofrekvenčního transformátoru pracuje přílepe, nežli čtyři až pět lamp dosud užívaných dohromady. Lampa má přízejměna způsobit revoluci v super-heterodynovém přijímání. (Užito při novém způsobu Armstrongově.) Užije-li se nové lampy pro nízkofrekvenční sesilování, tu postačí spřažení jednotlivých lamp jen pomocí vysokoohmových odporů, aby se docílilo již dvacetí až pětadvacetinásobné změny napětí a lampy přípracují stejně dobře, nežli lepe, než při použití transformátorů nízkofrekvenčních.

Lampa jako detektor sesiluje desetkrát více, nežli obvykle užívané lampy. To má význam zejména tam, kde se jedná o přijímání vzdálených stanic, poněvadž dosavadní lampy svým šumem a hlukem přehlušují leckdy zachycené signály. Nová lampa působí také lokální šum a hluk, ale poněvadž lepe sesiluje, zůstanou dopadlé signály v převaze nad lokálnimi poruchami.

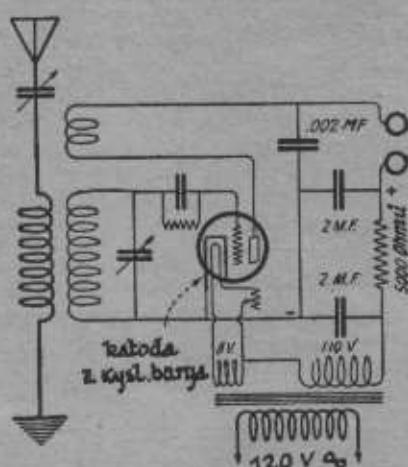


Obr. 1. Katoda nové lampy má všechny stejný potenciál, jsouc vyhřívána uvnitř uloženým vláknom.

Hučení střídavého proudu, jímž je lampa napájena, nelze prý vůbec pozorovat, pracuje-li se s jednou lampou. Jsou-li dvě lampy v řadě za sebou, jedna detektorem a druhá nízkofrekvenčním sesilovačem, jest hučení slyšet jen tehdy, přitlačíme-li sluchátko těsně k uchu. Při dvoustupňovém nízkofrekvenčním sesilovači jest temný hukot již více patrný, ale příliš nevadí. Při vícestupňových sesilovačích vysokofrekvenčních hukot mizí. Ve

Obr. 2. Průřez nové elektronové

většině případů povstává hukot vlivem elektrických a magnetických silokrúvek, vycházejících z příliš blízko umístěných pomocných přístrojů, jako transformátorů a pod., odpomoc zjedná se patičným zastíněním podobných součástí.

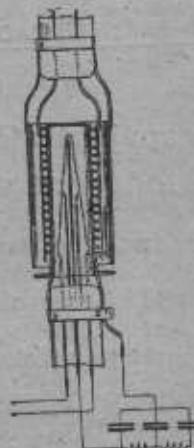Nové lampy potřebují pro vlákno 8 voltů a pro anodu (destičku) 200 voltů. Potřebných napětí se lampě dostává ze sekunderních vinutí transformátoru, který není o mnoho větší obvyklých zvonkových transformátorů. Pracuje-li více lamp v řadě za sebou, tu obdrží každá lampa svoje



dvě vinutí zvlášť, všechna sekunderní vinutí lamp spolu s jedním primérním vinutím jsou navinuta na jednom železném jádře. Každé lampě náleží souprava kondenzátorů a odporů, jakak se řadi lampy obvyklým způsobem až již pomocí transformátorů nebo pomocí vysokoohmových odporů.

Obrázek (2, a 3.) znázorňuje jinou obdobu nové lampy Dr. Hull-a a sice lampu, kterou možno připojit přímo na městskou síť 110 voltů, aniž by

lampy pro střídavý proud.

bylo zapotřebí zvláštních transformátorů. Je potřebí jedině pomocných kondenzátorů (t. zv. filtry v americkém radiotechnickém názvosloví), které jsou tři po 2 MF a k nim se druží dva 4.000 ohmové odpory. Elektrické silnoproudové vedení, na něž je lampa připojena slouží zároveň jako přijímací anténa. Aparát prostě jak jej přinesete, připojte do zásuvky nebo do objímky svého elektrického vedení doma a naladivše si jej můžete poslouchati rozesílané koncerty a zprávy. Tato nejnovější lampa ještě nepracuje ve stadiu pokusu.


—čka.

Z CELÉHO SVĚTA.

Nový zákon telegrafní schválen byl ve druhém čtení. Upravuje i otázku radiofonie a radiografie v provozu státním a přináší i popud k upravení předpisů pro stanice amatérské. Jak jsme již oznámili, a jak nám bylo znova přislíbeno, budou předpisy ty vydány v nejbližší době, takže budeme moci všem přihlášeným do „Radioklubu československého“ zaslati formuláře, jimiž se budou přihlašovat stanice. Vypracování a rozesílání přihlášek s naší strany bude provedeno s největším urychlením. Je tedy naprostě zbytečno je urgovatí před jejich vydáním, které ostatně bude oznámeno v „Radioamatéru“, současně s bližšími zpravami o přísluš. nařízeních.

Radioamatérské hnutí u nás nabývá neustále větší intenzity. Počet přihlášek do „Radioklubu“ se množí; stanovy klubu, přepracované podle nového zákona byly již za-

dány k schválení, a doufáme, že v příštím čísle budeme již moci oznámiti den ustavujícího valného shromáždění. Různé osvětové instituce zažádaly již o koncese k rozesílání koncertů a přednášek a provedou velkou propagaci akci spolu s připravným výborem „Radioklubu“, takže v krátké době budou mít naši radioamatéři s dostatek programů k poslouchání.

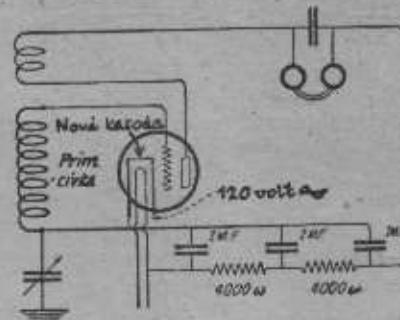

Obr. 3. Nová elektronová lampa při nižším užití městské sítě jako antény.

jimání koncertů, přednášek a časových i meteorologických signálů, jsou výrobkem francouzským (spol. „Le Radiola“, Paris, 79, Boulevard Haussmann). „Radiola“ s rámovou anténou a „Radio standard“ (pro volnou antenu) jsou kombinovanými přijímači

o 4 lampách: 1. lampa vysokofrequentní, 2. detekční, 3. a 4. nízkofrequentní. Bližší popis přineseme co nejdříve. Cena asi 3500 Kč. Pro tuto expozici vysílala po dobu výstavy koncerty (chraplavý gramofon a tahací harmonika bez půltónů) a zpěv (mnohem jasněji než gramofon, ukazující možnost krásné a zřetelné reprodukce i amatérskými, jednolampovými přijímači v „Radioamatéru“ popsanými) radiostanice ve Kbelích. Vysílání se dělo $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{3}$ KW, délka vlny 1500 m.

Radiostanice „Poděbrady“ koná v přítomné době pokusy s radiofonickým vysíláním (gramofon, foukací harmonika) vyznačujícími se péknou čistotou tonu. Bližší údaje v příštím čísle.

Tabuľka doby vysílání nejvýznačnejších stanic, přiložená k dnešnímu číslu „Radioamatéra“ je upravena tak, aby si ji amatéři mohli nalepit na tuhý papír a umístiti v blízkosti své stanice, aby jim byla neustále po ruce.

Podivuhodné „štěstí“ potkalo američana W. H. Bella. Tento dobrý muž nastoupil jako nováček radiooperatér na lodi „City of Honolulu“, která vezla 217 osob, pasažérů a posádky. Zmíněný parník nacházel se 1400 mil od Honolulu a 670 mil od svého domovského přístavu, na širém Tichém oceánu v době, kdy vypukl na lodi požár. Vyhližil to jako námět pro biograf, ale jest to přes to úplnou pravdu. Okamžitě byly vysílány signály o pomoc a postupně, jak zkráza lodi pokračovala, byly vysílány chladnokrevným operatérem mr. Bellem krátké informační věty: Přijdte ihned — spouštěme čluny — Opuštěme lod — Všichni opustili lod vyjma kapitána, vrchního důstojníka a radiooperátéra. — Kapitán a druzí opouštěme lod . . . na shledanou. Tyto krafoučké depeše byly zachyceny také pobřežními radiostanicemi a ještě téhož dne, uveřejněny v novinách mohly čtenářům časopisů v New Yorku, tedy 4000 mil dále, buditi představu hořící lodi. Šťastnou náhodou zachytily signály několik poblíž hořící lodi se nacházejících parníků a ty okamžitě spěchaly ku pomoci postížené lodi. Posádka hořícího parníku šťastně zachráněna nejdříve se dostavivším parníkem „West Faralon“. Radiooperatér za svoje chladnokrevné počinání obdržel pochvalu. — čka.

Radio v Rakousku. Koncesi na zřizování radiového spojení obdržela Marconiho spo-

lečnost pro bezdrátovou telegrafii. Koncese zní na 30 roků a jest udělena se souhlasem Spojenecké reparační komise. Marconiho společnost zřídí vysílače a přijímače ku korrespondenci s Evropou, Severní Amerikou a Asii.

Radio v parcích. Stanice Wia v Washingtonu rozšířila svoji veřejnou činnost, že umístila v několika městských parcích přijímací stanice s hlasitě mluvícími telefony a umožňuje stům, aby naslouchali každou sobotu radiotelefonním koncertům. — čka.

Amatérské vysílání v U. S. A. Do 31. června 1921 bylo ve Spojených Státech uděleno 10.809 licencí ku amatérskému vysílání. Po patnácti měsících — 1. září 1922 bylo udělených licencí již 16.467. Vysílání děje se na vlně 200 m. — čka.

Světového rekordu ve vysílání na velké vzdálenosti s krátkými vlnami dobyl C. J. Dow, kterému američtí amatéři přezdívají „Dýdabiljú“. Sídlí na ostrově Maui (v souostroví Hawaiském) ve Wailuku, jak jsme o něm v jednom z minulých čísel „Radioamatéra“ referovali u příležitosti jiného rekordu. Jeho 100wattovým vysílačem bylo dosaženo dne 29. června výměny depeši se stanici amatéra Lloyda Berknera, Sleepy Eye, Minnesota na vzdálenost 4.000 mil (6.400 km). To jest větší vzdálenost, než-li byla dosažena předešlými přesoceánskými zkouškami mezi Amerikou a Anglii. — čka.

Amatérská činnost v Jižní Africe. Amatéři v Jižní Africe jsou organizováni od 3. září 1920, kdy se sdružili v Radio Society of South Africa. Toto sdružení má podobné směrnice jako Wireless Society v Londýně a ty jsou: Podporovati všechny počiny a myšlenky, pokud jsou spjaty s radiotelegrafickou vědou a příbuznými předměty, navazování styků a výměnu myšlenek mezi experimentátory v radiotelegrafii. Poskytnouti členům výhody, jež poskytuje kolektivní reprezentace, přehlížeti a řediti veškerou podnikání radioamatérů a poskytovati členům informace a návody. Opatřovati a usnadňovati opatřování potřeb k prospěchu členů, jak jednotlivců, tak i celku. — Také v Jihoafrické Unii měli tahanice s pány generálními poštisty, kteří měli v sobě trochu příliš opatrnosti a obav ještě z dob válečných. Sdružení amatérů jihoafrických tou dobu má svoji rozesílaci stanici a vydává četné radiotech-

nické publikace k informování odborníků i širší veřejnosti. —čka.

Dr. Lee de Forest obdržel vyznamenání Společnosti Radioinženýrů (Institut of Radio Engineers) jako odměnu za jeho vynález, totiž zavedení mřížky do elektronových lamp, kterýžto vynález způsobil revoluční v radiotelegrafii, jak v přijímání, tak i ve vysílání.

Fotografování zpěvu a zvuků pro rozesílání radiofonom. T. A. Edisonovi při jeho poslední návštěvě v dílnách General Electric Co. v Schenectady byl mezi spoustou vymožeností, které jsou přichystány k překvapení veřejnosti v nejbližší době, také ukázán přístroj, který má sloužit kromě jiných účelů také jako laciná a zlepšená náhražka na místo angažování druhých a vzácných umělců pro radiofonické rozesílání.

Přístroj není v podstatě ničím novým. Nové je především jeho jméno a sice Palofoton, a potom by přišlo na řadu nové uspořádání pomocných součástí. Přístroj sestavil inž. společnost General Electric C. A. Hoxie a zvukový záznam na rozdíl od obvyklých gramofonů jest zachycován na filmu pomocí malého, zvukovými nárazy rozechvíváního zrcátka. Film je opatřen citlivou vrstvou a světelný paprsek, odražený zrcátkem, tvoří na neustále odbíhajícím filmu více méně exponovaný proužek dle charakteru zachycovaného zvuku. Film jest obvyklým způsobem vyvolán, ustálen, vyprán, usušen a potom vykopirován do libovolného počtu exemplářů. Opětná reprodukce zvuku z výsledného filmu děje se pomocí selenové buňky. Nesnáší, již způsobuje liknavost selenové buňky vůči rychlejším změnám světla bylo odpomoženo současným užitím elektronových lamp.

Film tedy probíhá přístrojem, osvětlován ſa malou žárovkou prostřednictvím optického systému a dle množství světla propuštěného filmem nastává sesílení nebo seslabení proudu dle toho, je-li selen, umístěný za probíhajícím filmem druhým optickým systémem osvětlen více nebo méně. Změny v síle elektrického proudu vládnou telefonem či tlampačem, v němž vzniká věrná reprodukce hlasu nebo zvuku bez šelestu gramofonové jehly. Tento „Palofoton“ ve spojení s kinematografickým aparátem řeší otázkou mluvícího filmu. Pak ovšem musí být přijímací i promítací stroj sestrojeny na nepřetržitý

běh, t. j. bez obvyklého trhavého posunování filmu. Takové přístroje jsou již dnes sestojeny a zvukový záznam v tomto případě čini se okrajem filmového obrázku ve tvaru úzkého proužku. —ka.

Značky vysílacích stanic radiotelegrafických. Abychom vyhověli dotazujícím se čtenářům, jakož i těm, kteří se k podobným dotazům chystají, přinášíme jako přílohu „Radioamatéra“ seznam značek a data, týkající se radiotelegrafických a radiofoničních stanic. Nemáme obav, že by naši amatéři, jakmile jim bude dovoleno prakticky se súčastnit na radioamatérském ruchu, prozrazovali telegrafní tajemství, protože většina amatérů hledá pouze radiofoniční koncerty a ti, kdož jsou schopni přijímat radiotelegrafické depeše, zaznamenávají je potud, aby zjistili dosah a působnost svojí stanice. Rychlotelegrafický zapisovací přístroj si žádny amatér nebude povozovat k vůli tomu, aby se dověděl z depeše, že ten či onen obchodník si objednává zkratkou nějaký druh zboží a pod. Pokud jsou obavy před bursovní spekulaci tu myslím, že nejlepším zákonem by byla rychlosť povolaných kanceláří, aby dodávaly interesovaným kruhům zprávy rychleji, než-li nějaký pokoutní pseudoamatér. Zamezovati podnikání radioamatérů z obavy před eventuálnimi bolševickými depešemi jest trochu nemístné, neplatí li tento argument také v jiných zemích, kde jest také pár bolševických čachrářů. Na tuto poslední obavu jest nejlepší zbraní dobrá a rychlá informovanost našeho lidu zejména v odlehlych končinách republiky, kterou dovolí právě rozvinutý radioamatérský ruch. Potom naši zdatní páni učitelé a různí činitelé osvětových venkovských kroužků s radostí budou obsluhovati přijímací přístroje ve všech končinách naši vlasti, aby udíveným venkovským shromážděním pomoci „tlampačů“ (hlásitě repreprodukující telefonů) přednesli bud dobré a stranickými redakcemi nezkomolené novinky nebo několik kousků dobré hudby až již české nebo světové a jiné programy. Až sem člověk zaběhne, přemýšlí-li, že v jiných zemích, tak zvaných kapitalistických, existují zákony proti trustům a v jiných zemích jsou úřady skoro nakloněny podporovat trusty státní ochranou na úkor národnohospodářských principů a na úkor zlidovění pokroku a rozšíření nejužlechtilejší zábavy dnešní doby.

—čka.